

# ALIMENTATION



## STABILISEE

L'alimentation présentée dans cet article est une excellente source de tension continue stabilisée, indispensable pour tous ceux qui, pour des raisons d'études, de travail ou de loisir, s'occupent des montages électroniques notamment à transistors. En effet, l'alimentation stabilisée est capable de fournir les tensions habituellement nécessaires au fonctionnement des dispositifs transistorisés. De telles tensions pourraient également être obtenues en connectant convenablement plusieurs piles sèches entre elles, mais les batteries, au fur et à mesure de leur épuisement, fournissent une tension de plus en plus faible ; d'autre part, la tension peut varier même considérablement si le courant requis varie. Ces inconvénients sont éliminés avec l'utilisation d'une alimentation stabilisée qui fournit en permanence la même tension, la maintenant stable même si le courant absorbé varie. Avec