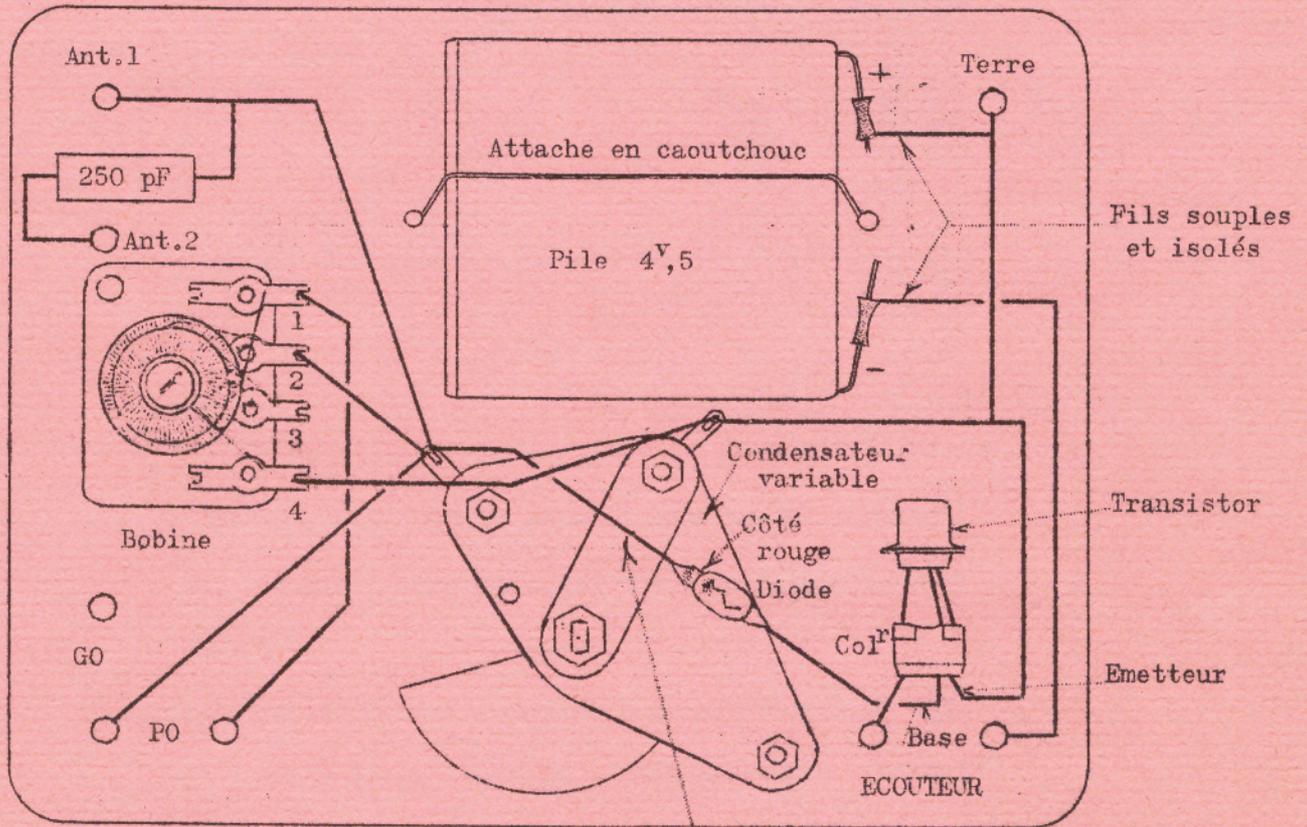


### VUE DE L'INTERIEUR DU BOITIER



Attention le fil de la diode ne doit pas être en contact avec la bande de masse du C.V.

### PRINCIPES A RESPECTER POUR LE CÂBLAGE :

- Travailler avec un fer à souder bien chaud et propre.
- Placer les éléments fixes et effectuer les liaisons à souder.
- Attention au transistor : Ne pas trop le chauffer il craint la chaleur. Son support est fragile. ne pas trop chauffer les cosses, elles perdent leur qualité.

Le fil le plus isolé et marqué d'un point rouge est le collecteur, à l'autre extrémité on trouve l'émetteur et au milieu la base.

- Suivre le schéma de câblage avec précision.
- Les résultats sont immédiats à l'écoute.