
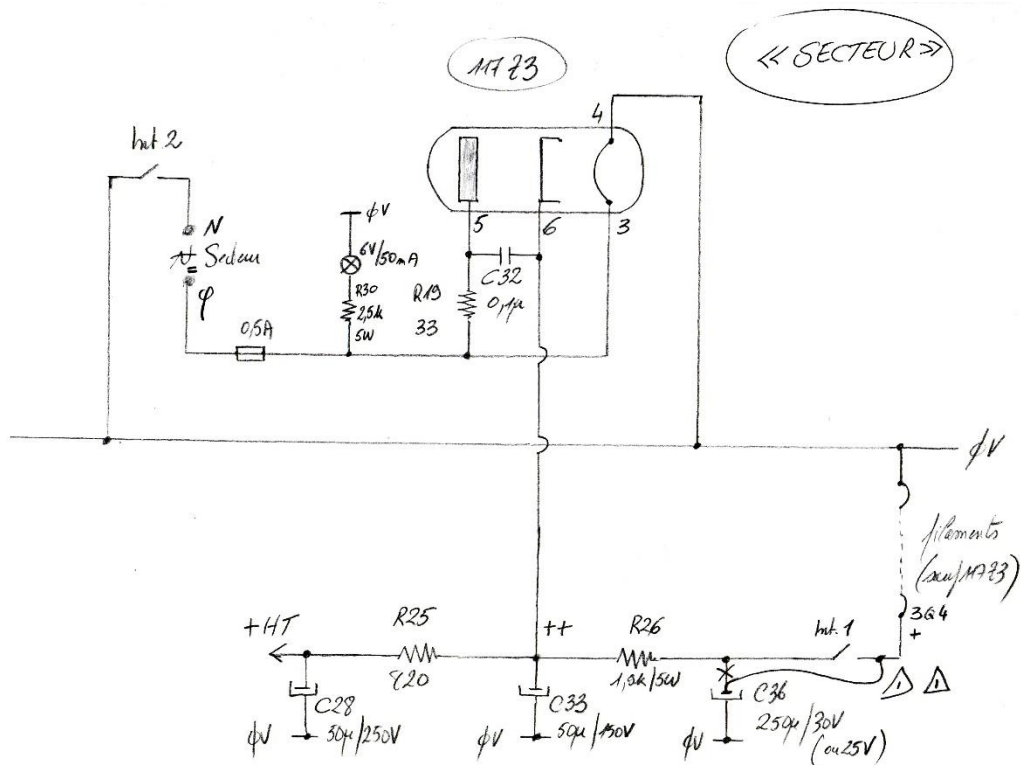


ATTENTION : voir la connexion du + de C36 !



L'interrupteur marche/arrêt est double (2 circuits).

Un « côté » du secteur est réuni au 0 V (dessiné sous forme d'un petit trait horizontal).

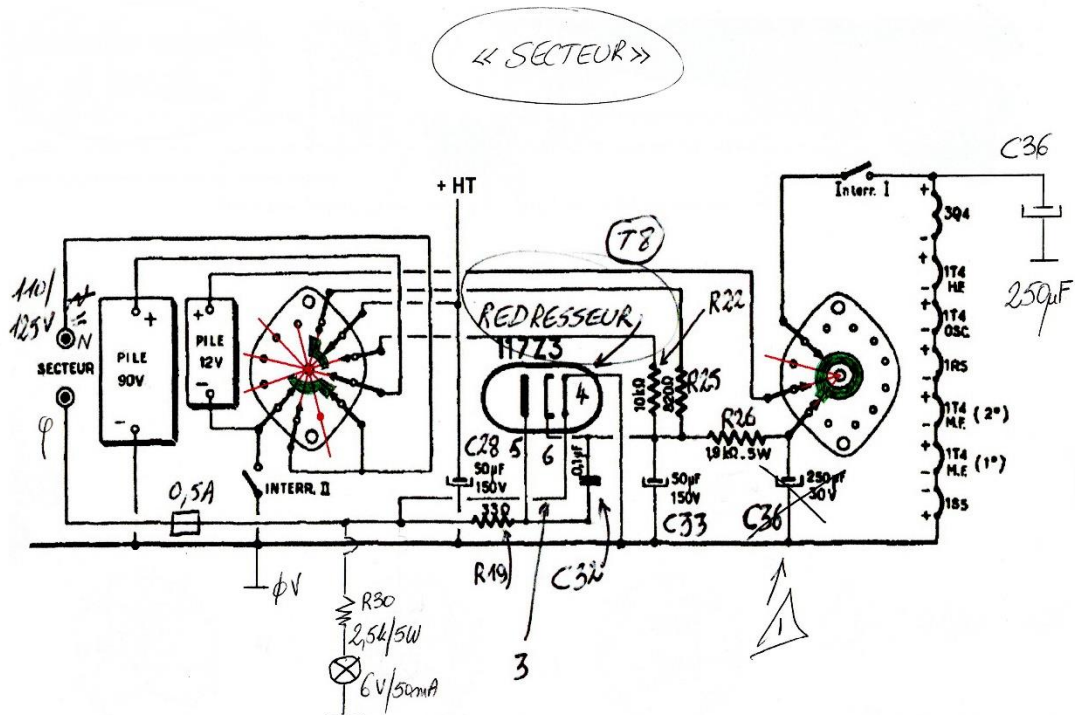Le châssis n'est pas relié directement à ce 0 V, comme nous le verrons dans le schéma du poste.



« BATT »

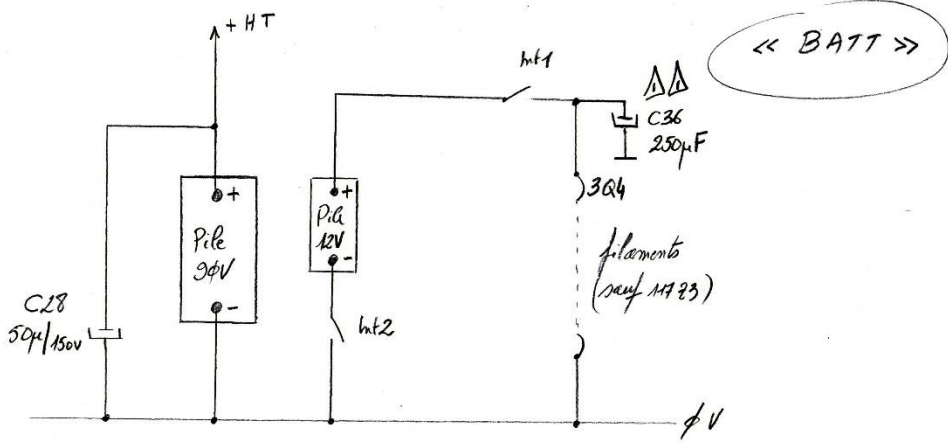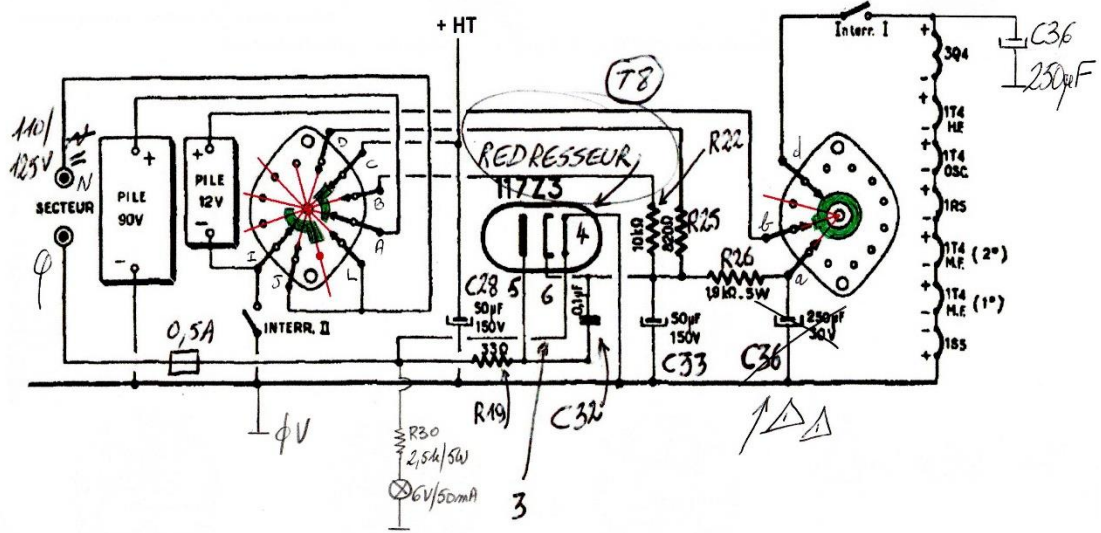

« RÉGÉNÉRATION »

