Nº 289

Voyez notre carte TV du Nord et de l'Est

REVUE MENSUELLE POUR TOUS LES TECHNICIENS DE L'ELECTRONIQUE


(LA TSF POUR TOUS) 28 ANNÉE

> Rédacteur en chef: Lucien CHRÉTIEN

e numéro :

- Voltmètre à lampes de 0 à 200 Mc/s.
- Concerto, récep. 8 l.
- Emploi du DK 92.
- Fidélité et tonalité.
- Haut-parleurs pour 1.V
- Mesures TV.
- Caractéristiques de 80 téléviseurs.
- Aiguilles pick-up, etc... (22 articles)

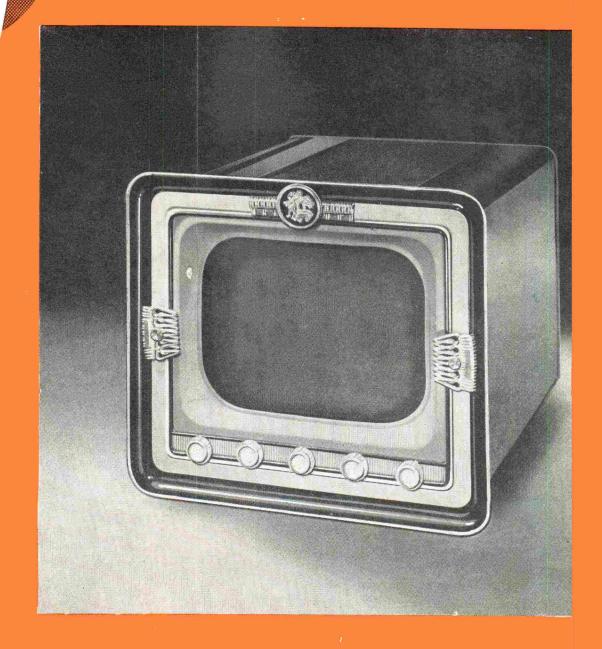La puissance industrielle de REELA RADIO lui a permis de sortir des téléviseurs remar-quables : le 36 et le 51 cm., 819 lignes, image d'une finesse inégalée.





56 pages

IONS CHIRON, P








FERROXCUBE

Ferrites magnétiques

POUR TÉLÉVISION

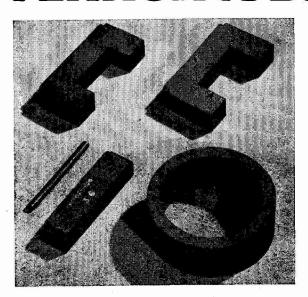

Giorgi

★ NOYAUX pour TRANSFORMATEURS DE LIGNES
★ BAGUES pour BOBINES DE DEFLEXION
★ NOYAUX PLONGEURS pour BOBINES de réglage d'amplitude et de correction de linéarité

Le FERROXCUBE a une perméabilité élevée et de faibles pertes, d'où :

- augmentation de la qualité des circuits (nécessaire avec les nouveaux tubes cathodiques à grand angle et à très haute tension de deuxième anode
- diminution des dimensions par rapport aux anciens matériaux.

Le **FERROXCUBE** se présente sous forme d'un bloc compact et sa fabrication industrielle garantit une régularité des caractéristiques, d'où :

- facilité de montage
- réduction des prix.

S.A. LA RADIOTECHNIQUE - Division Tubes Electroniques Section "FERROXCUBE" 130, Avenue Ledru-Rollin - PARIS-XI" - Tél. VOLtaire 23-09

ETUDES
PROTOTYPES
SÉRIES

**Encombrement, fixation, CCTU 325 MR of Axe monté sur roulement à billes **Licement argent or, Article (nickel, arg

PERLOR-RADIO


16, RUE HEROLD, PARIS-Ier Tél: CEN. 65-50 C.C.P. PARIS 5050.96

VOUS FOURNIRA TOUTES LES PIÈCES DÉTACHÉES NÉCESSAIRES AU MONTAGE DU MODÈLE

LE CONCERTO

DÉCRIT DANS CE NUMÉRO

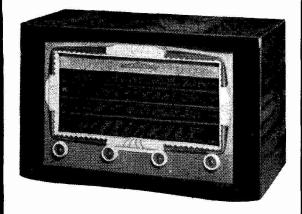Luxueuse présentation NOYER, SYCOMORE et PALISSANDRE



Ce superbe appareil peut également être mon'é avec 10 gammes d'ondes, dont 8 bandes d'ondes courtes, 7 ou 9 lampes, bloc spécial réglé et aligné, précâblé avec le C.V. et les supports de lampes. (Schémas contre 30 francs).

CATALOGUE GÉNÉRAL

contenant un très grand choix de récepteurs, amplis, appareils de contrôle, pièces détachées, livres radio, etc...

ENVOI CONTRE 100 fr. en TIMBRES - (PAR AVION: 300 fr.)

VENEZ VOIR ET ENTENDRE

TOUS NOS APPAREILS

Magasin ouvert tous les jours de 13 à 19 heures

DES ENVOIS MINUTIEUSEMENT PRÉPARÉS DES COLIS SOIGNEUSEMENT EMBALLÉS











OPTEX

LES SPÉCIALISTES

du matériel

TÉLÉVISION

HAUTE QUALITÉ

- Antennes Télévision individuelles et collectives
- Amplis d'antennes
- Amplis de distribution pour installations collectives
- Fiches et prises coaxiales
- Atténuateurs
- Boîtes de dérivation

Une installation d'antenne collective était en démonstration au Salon de la Télévision

Notices franco sur demande

l'optique électronique


74, Rue de la Fédération - PARIS-XV®

Téléphone : SUF. 72-75

Agent à Lille: LUFIACRE 12, Rue Thiers



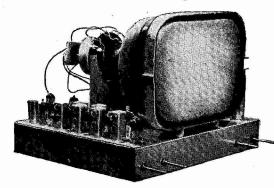NOTRE NOUVEAU RÉCEP-TEUR SUPER GRANDE DIS-TANCE AVEC TUBE 36 cm. Rectangulaire.



3 Préamplificateurs Push-Pull Antennes — Blockings, Dévia-(teurs tous tubes (tous standards) THT 9.500 et 14.000 volts Bobinages serie Noval 819, Bobinages grande distance 441 lignes

CICOR ÉTS,

5 P. BERTHÉLÉMY) 5, rue d'Alsace - PARIS Xº Tél. : BOTzaris 40-88

Tél. : BOTzaris 40-88

Agent pour LILLE: E^{ts} COLETTE, 8, rue du Barbier Maes. Tél, 482-88

Agent pour la BELGIQUE: M. MABILE. MONT SAINT AUBERT

DEPARTEMENT AMATEUR :

STUDIO MONTPARNANSE Galerie Marchande, Gare Montparnasse RADIO MONTMARTRE

61, rue Rochechouart, PARIS-9e





Concessionnaire exclusif pour LILLE:

R. CERUTTI, 23, Av. Ch.-St-Venant?

Pub. RAPY

Tél. 537-55





MATÉRIEL CATALOGUE

Catalogue nº 104

Transformateurs, Selfs, Tourne-Disques Correcteur Universel, etc...

Catalogue nº 202

Appareils de Mesures

TOUS APPAREILS D'ENREGISTREMENT MAGNÉTIQUE

Matériel sur commande

Toutes pièces détachées spéciales: Transformateurs, Selfs, Atténuateurs, etc..., Filtres d'Octaves, de 1/2 Octaves, de 1/3 d'Octaves, Filtres passe-bas, passe-haut et passe-bande. Consolette de prise de sons à 6 entrées. Valise de radio-reportage. Dispositif de secret téléphonique. Installation de télégraphie harmonique

Laboratoire Industriel d'Électricité

41, R. Emile-Zola, MONTREUIL-s.-BOIS (Seine), Avron 39-20

CATALOGUES, TARIFS, DEVIS SUR DEMANDE

1050 1

Du`RONDO'... ...au'NOCTURNE;

SCHNEIDER

soutient sur le marché mondial la réputation et le prestige de la production française. Toujours en tête du progrès technique, d'une éégance et d'une harmonie parfaite dans la présentation, sa fameuse gamme de récepteurs à

AMBIANCE SONORE DIFFUSEE

donne à ses Agents une position différente, plus forte et plus favorable dans le Commerce radioélectrique.



PARTICIPEZ A NOTRE GRAND CONCOURS

qui tout en n'étant qu'u e petite partie de netre effort publicitaire considérable, vous amène pa- l'attrait de ses prix (4 CV RENAULT, etc.) la foule des acheteurs dans votre magasin.



SCHNEIDER Frères 3 à 7, R. JEAN DAUDIN. PARIS 15°. TÉL. SÉG. 83-77



M.I.C.R.O Sté An. Plage de Fontvieille. Monaco

TSF ET TV

(LA TSF POUR TOUS)

Revue mensuelle pour tous les techniciens de l'électronique

FONDATEUR : ÉTIENNE CHIRON - RÉDACTION : 40, RUE DE SEINE, PARIS-6

Toute la correspondance doit être adressée aux ;

EDITIONS CHIRON

40, RUE DE SEINE, PARIS-6.

CHÉQUES POSTAUX : PARIS 53.35

TÉLÉPHONE : DAN. 47-56

*

ABONNEMENTS

(un an, onze numéros) :

FRANCE 1 100 francs
ETRANGER 1 400 francs
SUISSE 22,20 fr S.

Tous les ABONNEMENTS doivent être adressés

AU NOM des Éditions CHIRON
Pour la Suisse, Claude LUTHY, Montagne 8,
La Chaux-de-Fonds,

C. chèques postaux : IVb 3439

*

PUBLICITÉ :

R. DOMENACH, Régisseur exclusif depuis 1934

161, Boulevard Saint-Germain, PARIS-6.
Tél.: LIT. 79-53 et BAB. 13-03

PETITES ANNONCES

FARIF: 100 fr la ligne de 40 lettres, espaces ou signes, pour les demandes ou offres d'emplois.

250 fe la ligne pour les autres nubriques.

*

RÉDACTEUR EN CHEF: LUCIEN CHRÉTIEN

RÉDACTEURS:
ROBERT ASCHEN
HENRI ABERDAM
LOUIS BOË
L'ARGE BERTRAND
PIERRE-LOUIS COURIER
PIERRE HÉMARDINQUER
MARCEL LECHENNE
JACQUES LIGNON
ANDRÉ MOLES
R.-A. RAFFIN-ROANNE
PIERRE ROQUES
Philippe FORESTIER

Directeur d'édition : G. GINIAUX

28€ ANNÉE

NOVEMBRE 1952

No 289

SOMMAIRE

Editorial.	
Idées fausses (Lucien Chrétien)	323
Construction radio et sonorisation.	
Haute fidélité et commande de tonalité : un préamplificateur- correcteur(Jacques Lignon)	324
DK 92, tube changeur de fréquence, conditions d'emploi (DE SAINT-ANDRÉ)	326
Enregistrement et reproduction sonores.	
Le problème de l'aiguille : les aiguilles universelles ?	341
Electronique.	
Le contrôle dynamique de l'allumage des moteurs	345
Mesures et service radio.	3
Un interphone sur piles	346
Un voltmètre à lampes, du continu jusqu'à 200 Mc/s	347
Un curieux cas de dépannage (L. PERICONE)	352
Télévision et ondes métriques.	
Réalisation de notre mire électronique simplifiée (PIERRE ROQUES)	329
Haut-parleurs pour téléviseurs (Lucien Chrétien)	337
Deuxième Salon T. V., caractéristiques des téléviseurs	333
Carte T. V. de la France Nord et Est, Sarre, Belgique Luxembourg	336
Stations T. V. prévues pour l'Afrique du Nord etc voir sommaire détaillé « Télévision » page 329.	353
Informations techniques.	
T. V., émetteur F.M., pièces détachées T. V., etc 328, 351,	353
Un enregistreur cathodique miniature, description	350
Suppléments (pages centrales de cette revue).	
Documents techniques de T.S.F. et T.V.: Les exposants du Salon T. V., nouvelles fréquences des émetteurs radio, lexique des expressions anglaises F et G, écoute de la Radio Suédoise I	à IV
Un récepteur huit lampes musical : Le Concerto, description complète avec plans	

Tous les articles de cette Revue sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs

NOUVEAUTÉS CHIRON 1952

 CARACTERISTIQUES ET EMPLOIS DES TUBES ELECTRONIQUES RIMLOCK (Cahier N° 8 de l'Agent Technique Radio), par J. ROUSSEAU.

Un fascicule de 112 pages, grand format, 200 figures : courbes, schémas d'utilisation, performances, culots, branchements.

Série TOUS COURANTS, série ALTERNATIF, série TELEVISION et ONDES METRIQUES. Prix : 840 fr., plus 70 fr. de port (vient de paraître).

◆ TECHNIQUE DES MESURES EN MICRO-ONDES (HYPERFREQUENCES). Edition française de TECHNIQUE OF MICROWAVE MEASUREMENTS, par Carol G. MONTGOMERY.

Tome I : Les sources d'énergie et la mesure de la puissance, de la longueur d'onde et de la fréquence.

Un ouvrage de 520 pages. - Format 16 x 25 cm. Prix : broché, 3.000 F. ; relié pleine toile grenat, décor bronze et noir, 3.300 F. Port : 70 F.

Cet ouvrage qui appartient à la remarquable et monumentale collection publiée par le Radiation Laboratory du Massachusetts institute of technology sous la direction de Louis N. Ridenour, rédacteur en chef, trouve naturellement sa place dans la collection « Haute Technique » des Editions Etienne Chiron aux côtés des déjà connus « Balises Radar » par R. Roberts, « Technique des Ultra-hautes fréquences », par Brainerd, « Dipôles et Quadripôles », par L. Boë, etc...

Extrait du sommaire: Les sources d'énergie. — Les mesures de puissances aux hyperfréquences. — Générateurs étalonnés d'hyperfréquences. — La mesure de la longueur d'onde. — Les mesures de fréquence. — L'analyse du spectre de fréquence et de la forme d'impulsions. — La mesure des ondes stationnaires. — Les ponts d'impédances. — La mesure des constantes d'électriques. — Les atténuateurs hyperfréquences. — Les atténuateurs à la coupure. — Atténuateurs hyperfréquences. — Couplages directifs. — Mesure des diagrammes de rayonnement et de phase HF. — Annexe. — Index.

EDITIONS CHIRON, 40, RUE DE SEINE, PARIS-6°

Depuis 27 ans au service de tous les radioélectriciens

TSF ET TV (LA TSF POUR TOUS)

Revue mensuelle pour tous les techniciens de l'électronique

— АВ	ONNEMENTS -		
UN AN. FRANCE: 1 100 FRANCS. ETRANGER: 1 400 »	ENVOI SOUS P	LI RECOMMANDÉ : »	1 500 FRANCS 1 900 »
	NNEZ-VOUS -		
Veuillez m'inscrire pour un abonnement d'un an à voi			
Adresse			
Ville			
ie vous adresse inclus la somme defrancs —	ou je verse le montant à votre	C. C. P. PARIS 53-35.	

ÉDITORIAL

IDEES FAUSSES

ERREURS SUCCESSIVES.

Personne n'est plus crédule qu'un savant, un philosophe ou un technicien. On accepte certaines affirmations comme des vérités révélées, on ne les discute pas, on les transmet à d'autres sans les avoir soumises à la moindre vérification ou à la moindre critique.

Ainsi, pendant des années, on a admis que les ondes courtes n'avaient qu'une propagation très limitée. Tout le monde consi-

dérait que les longueurs d'ondes inférieures à 200 mètres ne pouvaient être utilisées qu'à très pet te distance.

Puis vint le démenti et le développement des ondes courtes. La limite recula considérablement. On admit qu'au-dessous de 10 mètres c'est-à-dire pour les fréquences supérieures à 30 mégahertz, on ne pouvait compter que sur une propagation « quasi-optique ». On entendait par là que les rayons ne subissaient aucune courbure et étaient arrêtés par les obstacles.

LA TELEVISION.

Les transmissions de télévision montrèrent qu'il fallait corriger notablement cette idée. En réalité, l'onde de 50 mégahertz peut atteindre le creux d'une vallée relativement profonde, et cela, à une distance déjà considérable de l'émetteur.

S'agit-il de réfraction? de diffraction? Il faudrait entreprendre des expériences systématiques pour le vérifier.

Toutefois, malgré ces résultats pour le moins curieux il était admis que la portée était très limitée. On aurait d'ailleurs pu remarquer que l'élément principal de cette limitation est le niveau des perturbations. C'est dans cette bande de fréquences que les paras tes d'allumage des voitures sont les plus violents. La suppression de ces parasites est facile et peu coûteuse. Il suffirait de rendre les mesures d'antiparasitage obligatoires pour augmenter notablement la portée utile des émissions dans la bande des 50 mégahertz...

IL SEMBLE QU'IL N'Y AIT PAS DE LIMITE.

Jusqu'où cette portée s'étend-t-elle? Nous avons relaté ici même des expériences du plus haut intérêt entreprises sous le patronage du « Bureau of Standards » des Etats-Unis. Il semble bien que cette portée soit énorme — si l'on peut mettre en jeu une puissance rayonnée assez élevée à l'émission. Ces expériences permettent d'espérer des échanges de programmes télévisés en direct avec la zone américaine. Tout simplement!

LE « 200 MEGACYCLES ».

Mais si l'on augmente encore la fréquence ? Tombera-t-on, cette fois-ci, dans le domaine réel de la propagation « quasi-optique »? Comment se comportent des rayonnements de fréquence 200 méga hertz — comme ceux qui sont utilisés pour la télévision à haute définition ?

Une fois de plus, on supposa que la portée devait être sévèrement réduite. Ce fut un des arguments « massues » utilisé sans la moindre vérification pour protester contre l'emploi du standard à 819 lignes. Aujourd'hui, on commence peu à peu à se rendre compte que cet argument ne vaut pas grand chose.

Une expérience personnelle, relatée ici même, nous a montré que l'émetteur de la Tour Eiffel, qui ne travaille pas encore à sa pleine puissance donne d'excellentes images, avec une installation commerciale (Radio-Industrie) à une distance de 85 kilomètres.

RESULTATS REGULIERS.

Au moment où nous écrivons ces lignes, l'installation fonction ne depuis trois mois d'une manière absolument régulière. Il ne s'agit donc pas d'une anomalie passagère de transmission. Certes, on constate des variations d'intensité. Il y a des jours particulièrement favorables, mais on peut toujours obtenir une image d'une très bonne qualité. Il est hors de doute qu'on pourrait encore obtenir des résultats utilisables notablement plus loin.

PROPAGATION QUASI-OPTIQUE?

Nous répétons que la situation géographique n'est pas spécialement favorable — ni, d'ailleurs, spécialement défavorable… L'antenne est d'un modèle lui aussi, commercial. Juchée au sommet d'un simple bambou, elle a été installée en moins de deux heures et, depuis, elle a résisté sans faiblesse aux assauts furieux du vent d'ouest. La partie active est à moins de 20 mètres du sol. Est-elle en visibilité théorique avec le sommet de la Tour Eiffel ?

Laissez-moi rire... Un calcul très simple indique que le rayon tangent émanant du sommet de la Tour Eiffel doit passer à environ 240 mètres au-dessus de mes trombones! Encore ce calcul simplifié admet-il que la terre est une sphère parfaite... Si l'on tenait compte du profil réel, on déterminerait sans doute que ce fameux rayon tangent passe à plus d'un kilomètre d'altitude...

IL FAUT TRACER LA CARTE DE PROPAGATION.

Il faut donc avouer qu'on ne sait pas exactement comment se propagent les fréquences de l'ordre de 200 megahertz. Il est hors de doute que la propagation n'est pas régulière et qu'il existe des « zones d'ombre », peut-être même de véritables zones de « silence ».. Les lignes d'iso-intensité ne sont certainement pas des cercles parfaits prenant leur centre dans le Champ de Mars à Paris.

Pour l'industriel et l'usager, pour l'installateur et le technicien, il serait du plus haut intérêt de pouvoir établir la carte exacte du champ de rayonnement. Ainsi, on pourrait savoir, à coup sûr, si l'on peut espérer obtenir une belle image à tel ou tel endroit. L'installateur pourrait d'avance savoir quel type d'appareil récepteur il faut prévoir.

CETTE CARTE EST-ELLE TRACEE ?

Au cours d'un amical échange de vues, M. S. Mallein m'avait indiqué, il y a déjà plusieurs mois qu'une telle carte était en cours de tracé. Je crois savoir, d'autre part, que l'installation mobile de « La Radio Industrie » transmet ses résultats à la Radiodiffusion. Mais nous ne pensons pas que ces données fragmentaires soient suffisantes.

Il faudrait entreprendre systématiquement le relevé de l'intensité de champ. Ce n'est pas un travail très difficile ni très long, car il suffit, tout au moins pour commencer, de relever les grandes lignes du tracé.

Il va sans dire que TSF et TV se ferait un plaisir de publier cette carte...

from thether

Haute Fidélité et Commande de Tonalité avec Réalisation d'un Préamplificateur pour Disques à Haute Fidélité

par Jacques HGNON, Inq. É. S. E.

Aucun problème, je crois, ne fera jamais couler au tant d'encre que celui de la commande de tonalité dans les amplificateurs de haute fidélité. Il est bon de tenter de faire le point (définitivement?) de cette question si controversée.

La haute fidélité est à la mode. Les progrès récents dans la technique de l'enregistrement ont permis d'étendre considérablement la bande des fréquences transmises. Dans l'enregistrement sur disques, qui est encore le plus courant à l'heure actuelle, les progrès sont considérables, tant dans l'enregistrement à 78 t/min. que dans l'enregistrement dit de longue durée à 33 t/min. La bande des fréquences reproduites va de 30 à 15.000 c/s. On trouve maintenant sur le marché des têtes de lecture parfaitement linéaires dans toute la largeur de cette bande. Les fabricants de haut-parleurs nous offrent également la même bande passante pour leurs modèles de haute fidélité. Il ne reste donc plus qu'à construire un bon amplificateur pour relier tous ces éléments et obtenir la qualité souhaitée. C'est, relativement, la partie la plus facile de l'ensemble, et c'est pourtant celle qui est la plus discutée. C'est là en effet que s'introduit la redoutable commande de tonalité.


Il y a là, en réalité, deux problèmes distincts : en premier lieu la correction de la courbe d'enregistrement du disque. En second lieu l'effet dit de Fletcher-Munson. Nous allons les examiner tour à tour.

Courbe d'enregistrement du disque

Pour un certain nombre de raisons qui ont été exposées dans cette revue par M. Bertrand (1), la courbe d'enregistrement des disques lors de la gravure n'est pas linéaire, mais présente un affaiblissement progressif au-dessous d'une certaine fréquence, en général 500 c/s, et est relevée au-dessus d'une certaine fréquence, en général 1000 c/s. Cette courbe d'enregistrement doit impérativement être compensée dans l'amplificateur. Il faudra relever les fréquences graves et affaiblir les fréquences aiguës. Faut-il laisser ce soin l'oreille de l'auditeur, au moyen de deux contrôles continus de niveau des graves et des aigus? Certes non. Les courbes d'enregistrement sont constantes pour chaque marque de disque, et sont rigoureusement suivies par leurs constructeurs. La figure 1 donne les courbes d'enregistrement pour les principales marques de disques, ordinaires ou de longue durée.

Mais, constatera le lecteur avec désespoir, elles diffèrent profondément les unes des autres, et aucune cellule correctrice ne pourra les compenser toutes de façon satisfaisante!

C'est évident. Il faudra donc prevoir autant de cellules correctrices qu'il

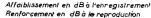

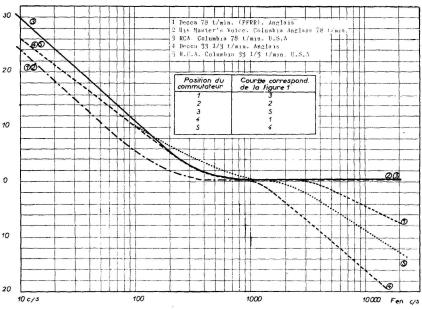


Fig. 1

y a de courbes d'enregistrement différentes, et un commutateur permettant de choisir la cellule correspondant au disque joué. Que le lecteur se rassure, la solution n'est pas onéreuse, et l'ensemble est infiniment moins cher que n'importe quelle autre pièce du pick-up proprement dit.

Effet Fletcher-Munson


La question est ici plus grave. Il y a dans la musique un équilibre déterminé entre les différents instruments, entre les instruments et les voix. Si l'on veut préserver les intentions du compositeur, cet équilibre doit être conservé à tout prix. Et c'est ici qu'intervient l'effet Fletcher-Munson. On sait que la « réponse » de l'oreille aux différentes fréquences varie avec l'intensité du signal. Cet effet a été mesuré par Fletcher, et les courbes correspondantes sont bien connues. A mesure que l'intensité du signal diminue, l'oreille est de moins en moins sensible aux fréquences graves comme aux fréquences aiguës. Les fréquences moyennes prennent de plus en plus d'importance. Autrement dit

⁽¹⁾ Voir TSF pour Tous, nº 249-250 (Serge Bertrand), et nº 273-274 (Marcel Lechenne), page 257.

un affaiblissement linéaire du signal rection suive le plus fidèlement pos-

un affaiblissement linéaire du signal global détruit l'équilibre des différents éléments de l'orchestre.

Le remède n'est pas simple. La seule solution est de reproduire le disque avec la même puissance que lui donnerait l'orchestre. Cette solution est souvent d'fficile à adopter si l'on tient compte rection suive le plus fidèlement possible les courbes données par Fletcher. Il faudra donc prévoir deux commandes distinctes relevant séparément les fréquences graves et les fréquences aiguës (fig. 2) (2), et soit coupler les trois potentiomètres de contrôle de volume, de contrôle des graves et de contrôle

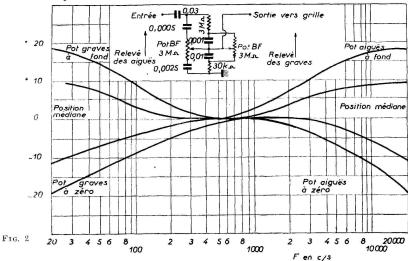

de l'exiguïté de la plupart des appartements modernes et du droit à la tran-


quillité des voisins.

A plus faible puissance, faut-il admettre que l'on aurait la même impression orale si l'on écoutait l'orchestre à une certaine distance? On pourra objecter que Beethoven ne s'attendait pas à ce que l'on aille écouter ses symphonies du plus profond d'un parc. Relever les fréquences graves et les fréquences aiguës au fur et à mesure que l'on affaiblit le niveau de sortie, conformément aux courbes de Fletcher? Mais n'est-ce pas redonner pour des niveaux faibles un équilibre entre les fréquences graves, moyennes et aiguës, auquel ne s'attend pas l'oreille à ce niveau, et créer en quelque sorte une distorsion subjective? C'est ici que l'opinion personnelle de l'auditeur doit intervenir. Personnellement, je reste opposé à cette dernière solution. L'audition des disques ne se fait, pour moi, jamais à un niveau si faible que l'on puisse observer un affaiblissement sensible des fréquences graves et aiguës. Mais je n'ai pas de voisins. Pour les lecteurs accablés de voisins irrascibles, il se peut qu'ils se voient obligés de descendre à un niveau de reproduction si faible que la correction des fréquences graves et des fréquences aiguës s'impose. Mais, cette fois encore, il ne faut pas laisser cette correction au libre jugement de l'oreille. Il faut que la cordes aiguës, en une commande unique (mais cette solution entraîne des réglages délicats), soit repérer des positions pour chacun des trois potentiomètres donnant le relevé correct des fréquences graves et aiguës pour le volume sonore de sortie correspondant. Il suffit de

cas de la commande unique de ces trois potentiomètres. La mise au point et la mesure sont fastidieuses mais nécessaires. Encore une fois haute fidélité veut dire reproduction parfaite suivant une loi absolument objective: reproduction linéaire de l'enregistrement compte tenu de la courbe propre d'affaiblissement du constructeur, et, éventuellement, de l'effet Fletcher. Laisser la correction aux bons soins de l'auditeur, selon ses dispositions du moment, au moyen de deux commandes continues, est une erreur. On obtient peut-être une reproduction « grand confort », mais ce n'est plus de la « haute fidélité ».

Dù introduire la correction?

Je crois que maintenant le procès est fait de la contre-réaction sélective dans les amplificateurs soignés. Là encore le problème est bien distinct : la contreréaction introduite entre la bobine mobile du haut-parleur et un étage précédent de l'amplificateur a pour but de corriger les distorsions introduites par les étages de puissance et le transformateur de sortie quand ils délivrent leur puissance maximum. Cette contreréaction doit donc être linéaire si l'on veut obtenir les meilleures performances dans toute la bande transmise. La correction de tonalité se fera donc en amont des étages où s'exerce la contreréaction linéaire, dans les étages où l'amplitude du signal est si faible que

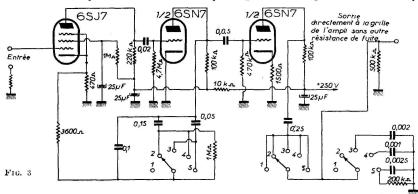

graduer la course de chacun des trois potentiomètres de 1 à 10, et faire les mesures avec un bon voltmètre BF. On déterminera par exemple que pour la position 10 (pleine puissance) du potentiomètre de volume les deux potention 0, mais que pour le potentiomètre grave et aigu seront à la position 0, mais que pour le potentiomètre de volume en 3 le potentiomètre grave sera en 5 et le potentiomètre aigu en 4. On n'aura donc pas ainsi à s'inquiéter de la loi de variation des potentiomètres, ce qui serait nécessaire dans le

l'amplification se fait sans distorsion.

A titre d'exemple nous donnons figure 3 le schéma d'un préamplificateur muni d'un dispositif correcteur de fréquence à cinq positions, correspondant aux cinq courbes d'enregistrement de la figure 1. La concordance est très bonne, l'écart des courbes mesurées avec les courbes théoriques étant toujours inférieur à 1 db. Ce préamplificateur sera ensuite suivi d'un amplificateur de puissance, sur lequel seul s'exercera la contre-réaction linéaire.

(2) La figure 2 donne l'un des meilleurs dispositifs de contrôle de tonalité que j'aie rencontré jusqu'à présent, par la régularité des courbes qu'il permet d'obtenir. Le lecteur vérifiera facilement que, pour des positions bien correspondantes des deux potentiomètres grave et aigu, les courbes obtenues épousent étroitement les courbes de Fletcher.

DK 92

un tube changeur de fréquence pour récepteur sur piles

par R. de SAINT-ANDRÉ

Présentation. Propriétés générales.

Le tube DK 92 est un nouveau changeur de fréquence miniature heptode, de la série à 50 mA, que l'on peut employer pour la construction de récepteurs secteur-vibreur-piles ou de récepteurs sur piles. C'est un tube à pente variable que l'on peut régler par une commande antifading, désigné plutôt aujourd'hui sous le nom de commande automatique de gain (C. A. G.).

L'heptode DK 92 peut être employée pour la réception jusqu'à 30 Me/s (10 m.) et travaille sur les larges bandes d'ondes courtes sans changer le montage ni accroître la consommation de courant d'anode, tout en acceptant des tensions d'anode réduites. La seule précaution à prendre consiste à neutrodyner par capacité pour la gamme des fréquences les plus élevées.

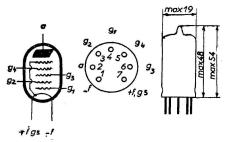


Fig. 1. — Branchements, culot et dimensions du tube miniature batteries DK92.

La première et la seconde grille du tube DK 92 (fig. 1) constituent la section oscillatrice, la troisième grille reçoit le signal d'entrée, la quatrième est une grille-écran. Elle est suivie de la grille suppresseuse (g5), raccordée intérieurement au filament. Après quoi, nous trouvons l'anode.

Le tube DK 92 diffère du type DK 91 par une particularité de construction, dont les conséquences sont intéressantes. Les grilles 2 et 4 ne sont pas reliées ensemble à l'intérieur de l'ampoule et sont raccordées à des broches de contact séparées.

Pente de conversion la plus favorable.

On peut donc mettre par capacité la grille 4 à la masse, du point de vue du

régime alternatif, ce qui réduit le couplage capacitif entre la grille de signal et la section oscillatrice du tube, et diminue par conséquent le rayonnement par l'antenne et la dérive de fréquence.

Bien mieux encore, on peut choisir indépendamment la tension de la grille 4 et lui donner la valeur qui correspond à al pente de conversion optimum. Pour des récepteurs fonctionnant avec une tension de source anodique de 90 V, la pente de conversion du tube DK 92 est de 325 μ A/V et avec 67,5 V, elle est de 300 μ A/V pour un courant de grille de commande $I_{gl} = 100~\mu$ A.

Stabilité de construction.

Des mesures particulières ont été prises pour éliminer, par construction, la principale cause de microphonie. Les tubes pour batteries à faible consommation sont généralement assez fortement influencés dans ce sens par la vibration du filament. Or, comme il est très fin, il n'est pas possible de dépasser une certaine tension mécanique. Par ailleurs, la fréquence de résonance pour un long filament devient si basse que l'on ne peut plus apporter un artificiel remède à la situation en réduisant le gain en basse fréquence pour cette fréquence particulière, car la qualité d'audition en serait modifiée.

La solution du problème, employée dans le tube DK 92, consiste à supporter le filament en son milieu.

On obtient ainsi un amortissement des vibrations très efficace et, d'autre part, la fréquence de résonance se trouve augmentée et se trouve dans une gamme de la courbe de réponse où le gain du récepteur est déjà faible.

Le DK 92 n'exige comme tension d'oscillation qu'une valeur exceptionnellement faible (4 V), sur la première grille, avantage qui se révèle particulièrement grand pour l'emploi de ce tube sur les gammes d'ondes courtes.

Il convient aussi de remarquer la forte valeur relative de la pente entre les grilles 1 et 2 qui constituent la section oscillatrice: 0,9 mA/V pour une tension de source Vb = 90 V et encore: 0,8 mA/V pour Vb = 67,5 V. On peut, par conséquent, employer des bobines oscillatrices normales, même sur la gamme d'ondes courtes et, du même coup, le rayonnement de l'oscillateur local se trouve être particulièrement faible... En raison de la faible exigence du tube quant a la tension d'oscillation, le courant total

pris sur la source d'anode ne dépasse pas 2,5 mA, y compris 1,6 mA pris par l'anode de l'oscillateur local (g2), pour $Vg_2=30~V.$

Comment on obtient l'économie de courant anodique.

Le courant anodique relativement faible et économique, pris par le DK 92 s'explique principalement par la valeur minime de la tension d'oscillation exigée à la grille g_1 pour obtenir la pente de conversion optimum. On obtient ce résultat grâce à la grande finesse du pas de la grille g_1 .

Pour des constantes de montage données, le courant continu fourni par l'anode oscillatrice (g_z) est proportionnel à la tension d'oscillation exigée par la grille g_1 . On peut le démontrer de la façon suivante :

Considérons la valeur de pointe de l'onde fondamentale I_b et la composante continue Ii du courant d'anode de l'oscillateur local. Désignons le rapport de ces deux grandeurs par b. Nous aurons

 $b = I_{a_{\infty}}: I_{a} = S_{eff}. V_{g \ osc}: I_{a},$ $S_{eff} = \text{Pente de la section oscillatrice.}$ $V_{g \ oso} = \text{Tension d'oscillation sur la grille}$ $g_{1}, \text{ valeur de pointe.}$

La condition d'entretien d'oscillation du montage est :

$$r$$
. Seff. $Z = -1$

r = rapport de la tension sur la bobine de réaction à la tension sur le circuit accordé d'oscillateur, d'impédance Z.

On obtient, par conséquent. en valeur absolue, d'après les deux relations :

$$I_a = /V_{g ose}/: r.b.Z.$$

Exemple d'application.

Pour la tension d'oscillation optimum de 4 Veff (soit une tension de pointe de 5,6 V) la valeur de b est de 1,4 environ. Sur la gamme d'ondes courtes Z a pour valeur minimum 3,5 K Ω , ce qui correspond à un rapport r=0,7. Calculons le courant moyen d'anode oscillatrice :

$$I_a = (4.1,4): (1,4.0,7.3,5.10^{\circ}) = 1,6mA$$

S'il fallait une tension d'oscillation de 8 V pour avoir la pente de conversion optimum, le courant d'anode oscillatrice aurait deux fois la valeur ci-dessus, soit 3,2 mA, environ.

Fonctionnement à faible tension

(figures 2 et 3).

Dans un récepteur alimenté sur piles, après un usage prolongé, les tensions des batteries baissent et on court le risque de constater que l'oscillation de la changeuse de fréquence a cessé et qu'il n'est plus possible de recevoir. Le tube DK 92 a justement été étudié pour avoir un fonctionnement satisfaisant et un bon rendement pour des tensions au-dessous des valeurs normales.

La tension continue sur g_z peut être beaucoup plus basse que la tension de peaucoup pius basse que la tension de source, donc on peut utiliser une résistance de chute de tension, qui est de 33 K Ω par exemple pour une source d'anode $V_b=90$ V. Elle compense largement l'effet de tensions d'alimentations basses pour le fonctionnement

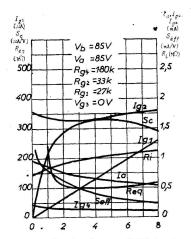


Fig. 2. — Courbes du tube DK92 tracées en fonction de la tension d'oscillation pour 85 V à l'anode.

de l'oscillateur. Avec un récepteur étudié pour $V_b=90~V$ et $V_f=1,4~V$, l'oscillateur local fonctionne encore de façon satisfaisante lorsque les tensions ont baissé, respectivement, jusqu'à 65 V et 1,1 V.

Dans quelques cas exceptionnels où l'impédance du circuit accordé est faible en raison de la mauvaise qualité des bobines, on peut améliorer le rendement de l'oscillateur, si l'on consent à moins économiser sur le courant. On augmente alors la tension d'anode de l'oscillateur et on la porte à 45 V environ. La con-sommation de courant augmente alors jusqu'à 4 mA environ. C'est d'ailleurs le courant maximum admissible dans la cathode et il est rarement utile d'aller

Conditions et modalités d'emploi du DK 92

Pour la bonne utilisation d'un tube changeur de fréquence, le fonctionnement correct de l'oscillateur est bien le point le plus important à considérer. Sur les autres fonctions du tube, il n'y a rien à dire qui ne soit connu.

La grille-écran (g_4) doit être portée de préférence à 65 V environ et la tension d'oscillateur à 4 Veff. Avec ce jeu de conditions on obtient la pente de conversion optimum.

Si la tension d'anode est de 90 V. la tension de grille-écran peut être obtenue par une prise intermédiaire sur la batterie ou, encore, en intercalant une résistance d'écran convenablement découplée entre d'écran convenablement decouplee entre l'écran et la haute tension. Ce dernier procédé est le plus avantageux. Si le récepteur se trouve parfois alimenté par des batteries déchargées, la baisse de pente de conversion provoquée par les faibles tensions d'alimentation se trouve alors assez bien convenient. alors assez bien compensée.

A la différence des tubes changeurs de fréquence pour alimentation par le secteur tels que l'ECH 42, le tube DK 92 fonctionne avec un scul faisceau électronique. Il est d'abord modulé au moyen de g₁ par la tension d'oscillation locale, puis par la tension de signal d'entrée appliquée à ga.

Les deux premières grilles et le fila-ment forment la section oscillatrice (triode) et le faisceau électronique qui parcourt la seconde moitié du tube a été influencé par les deux grilles.

Dans un montage oscillateur, il y a opposition de phase entre les tensions de grille et d'anode, donc l'influence de la première grille sur le faisceau électronique est contrariée par celle de la seconde grille. Or, la première grille agit plus sur le faisceau que la seconde et celle-là, en conséquence, n'apporte pas un effet appréciable de démodulation.

Pour obtenir une grande pente de conversion, il faut, malgré tout, maintenir une tension alternative suffisamment faible sur la seconde grille. Le circuit accordé devrait donc être branché sur la première grille et la bobine de réaction qui a un nombre de tours moins grand, sur la seconde grille.

Avec une tension d'oscillation de 4 V sur la première grille et une oscillatrice sur la première grille et une oscillatrice de rapport de tension r = 0.7 entre la bobine de réaction et celle d'accord d'oscillateur, l'effet démodulateur de la seconde grille réduit la pente de conversion de moins de 2 %, relativement au cas où la seconde grille serait mise à la puesce par compett. masse par capacité.

On peut employer différents jeux d'oscillatrices et différents rapports d'oscillation r avec le tube DK 92. On trouve ciliation r avec le tube DK 92. On trouve donc, dans les spécifications techniques, l'indication de la pente de conversion pour une tension alternative nulle sur la seconde grille. Celle que l'on obtiendra en pratique avec des bobines oscilla-trices normales ne differera pas sensible-ment de la valeur publice ment de la valeur publiée.

La variation de couplage entre l'oscilla-teur et les circuits accordés d'entrée reste faible et c'est, dans ce cas, un autre avantage apporté par l'accord d'oscilla-tion sur la grille.

Le couplage entre la section oscilla-trice et la grille de commande est par-tiellement déterminé par la capacité entre la seconde grille et la grille de com-mande : avec une faible tension d'oscilla-

tion sur la seconde grille, cette capacité contribue peu au couplage total entre la section oscillatrice et la grille de com-

L'enroulement de réaction peut être alimenté en série ou en parallèle. Pour les ondes courtes, l'alimentation-série est la plus satisfaisante car elle donne une bonne excitation de grille et un bon rendement H F aux fréquences élevées de dement H F aux rrequences elevees de la gamme. De plus, avec une tension anodique de 45 V, par exemple, la résis-tance en parallèle sur l'enroulement de réaction dans le cas de l'alimentationparallèle, doit avoir une valeur faible et cela réduit le coefficient réel de qualité du circuit d'oscillation.

Par contre, on pourra employer l'ali-mentation-parallèle sur les gammes d'ond mentation-parallèle sur les gammes d'ondes moyennes et d'ondes longues, car alle a l'avantage de deprendien elle a l'avantage de donner lieu à moins de variations du courant de grille que l'alimentation-série. Mais, dans un récepteur comportant trois gammes, on préfère habituellement l'alimentation -série pour toutes les gammes, car le passage d'un mode d'alimentation à l'autre compliquerait le contacteur et serait trop coû-

Pour obtenir le rendement optimum d'oscillateur, la résistance de grille doit être réunie à la borne positive du fila-

Bien que le rendement d'oscillateur du tube DK 92 soit meilleur que celui des tubes changeurs de fréquence pour batteries similaires, on peut conseiller de neutraliser l'effet d'induction sur la gamme ondes courtes afin de réduire l'influence des variations d'impédance d'entrée sur la fréquence d'oscillation et l'influence sur la dérive de fréquence de la commande automatique de gain (C. A. G.).

Si l'on applique ce neutrodynage qui consiste, tout simplement, à brancher un condensateur de 1,5 à 2 pF entre la première et la troisième grilles, le tube DK 92 peut être employé jusqu'à la fréquence de 30 Mc/s (10 m.).

Sur la gamme d'ondes courtes normale de 20~Me/s à 6 Mc/s (15 m, à 50 m.), on peut raccorder le tube changeur de fréquence à la ligne de C. A. G.

Données techniques du tube DK 92

Orientation du tube dans le montage : quelconque.

Filament. - Chauffage direct par conrant de batterie, alternatif redressé ou courant continu avec alimentation-série ou parallèle.

 $\begin{array}{ll} \textit{Alimentation en parallèle,} & - \text{ Tension} \\ \textit{filament}: V_f = 1,4 \ V. \end{array}$

Courant de filament : II = 0,05 A.

Alimentation en série. — Tension de filament $V_{1}' = 1,3 \ V$.


Culot et dimensions en mm. (ci-contre). Capacités:

 $\begin{array}{l} C_{a} = 8.4 \ pF, C_{g3} = 7.5 \ pF, C_{g2} = 4.8 \ pF, \\ C_{g1} = 3.9 \ pF, C_{ag3} < 0.36 \ pF, C_{ag2} < 0.3 \ pF, C_{ag1} < 0.11 \ pF, C_{g1g3} < 0.2 \ pF, \\ C_{g1g2} = 3.0 \ pF, C_{g2g3} = 1.6 \ pF. \end{array}$

Caractéristiques de fonctionnement

(avec oscillation séparée).

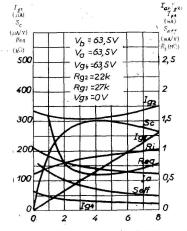Le tube est employé normalement en auto-oscillation. Avec accord sur la grille et sur les gammes d'ondes normales, la pente de conversion sera alors inférieure de quelques unités pour 100 à celle que l'on obtient avec oscillation séparée, dont les conditions sont plus facilement précisées.



Courbes du tube DK 92 tracées fonction de la tension d'oscillation pour

Tension d'alimentation (1). Tension d'anode Tension de grille-écran. Tension grille de commande (signal) Tension continue à la seconde grille Tension d'oscillation sur grille 1 Résistance de grille-écran Résistance série pour anode oscillatrice Résistance de grille, grille 1 branchée au	$egin{array}{l} V_b \\ V_a \\ V_{g4} \\ V_{g3} \\ V_{g2} \\ V_{osc} \\ R_{g4} \\ R_{g2} \\ \end{array}$	41 41 41 0 29 2,5 0 6,8	68,5 63,5 63,5 0 30 4 0 22	85 85 60 0 30 4 180 33	$egin{array}{c} \mathbf{V} \\ \mathbf{V} \\ \mathbf{V} \\ \mathbf{V} \\ \mathbf{V}_{\mathbf{e}\mathbf{H}} \\ \mathbf{K} \ \Omega \\ \mathbf{K} \ \Omega \end{array}$
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	$egin{array}{l} R_{g1} & & \\ I_{a} & & \\ I_{g1} & & \\ I_{g2} & & \\ I_{g1} & & \\ S_{e} & & \\ V'g3 & & \\ R_{i} & & \\ Req & & \\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 27 \\ 0,25 \\ 0,09 \\ 1,75 \\ 80 \\ 180 \\ -2,9 \\ 0,75 \\ 115 \end{array}$	$\begin{array}{c} 27 \\ 0,70 \\ 0,15 \\ 1,55 \\ 130 \\ 300 \\ -4 \\ 0,9 \\ 120 \end{array}$	27 0,65 0,14 1,65 130 325 - 6 1,0	$\begin{array}{c} K \ \Omega \\ mA \\ mA \\ mA \\ \mu \ A \\ \mu \ A/V \\ V \\ M \ \Omega \\ K \ \Omega \end{array}$
Caractéristiques de la	section	« oscillateu	r »:		
Tension d'anode	$egin{array}{c} V_a \ V_{g4} \ V_{g3} \ V_{g2} \ I_{g2} \ S_{g2g1} \ \mu_{g2g1} \ \end{array}$	41 41 0 29	63,5 $63,5$ 0 30 $2,2$ $0,8$ $7,5$	85 60 0 30 2,5 0,9 7,5	V V V V mA mA/V
Valeurs-	limites	:			
Tension d'alimentation	V _b ma		120 deur <i>absa</i>) V olue 140 V	7)
Tension d'anode	Va ma Wa m Vg4 m Wg4 m Vg2 m Wg2 m Ik ma Rg3 m	ax ax ax ax ax ax ax ax		V W V W V W nA	')
i odestween a service and a service and a service a	· gr III		- 17	,- 1	

⁽¹⁾ Tensions de batteries de 45, 67,5 et 90 V, déduction faite de la polarisation du tube final.

Informations Techniques

Les téléviscurs et les radio-récepteurs avec fiche secteur tripolaire?

Pourquoi pas? Tout milite en faveur de la prise de terre reliée au châssis des appa-reils radio et T.V.: sécurité, efficacité du collecteur, anti-parasitage, etc... Mais l'installation de la prise de terre ne se fait jamais, ou presque, car le client a

horreur de « tous ces fils sortant de l'appa-

Nous avons une solution : réclamez à vos fournisseurs des câbles secteur à trois fils au fournisseurs des cables secteur a trois fils au lieu de deux, montez une fiche tripolaire, et utilisez la douille libre en la reliant à la terre (tuyau d'eau de l'installation), au besoin sous baguette pour l'ésthétique de l'appartement.

Tous les installateurs TV et radio devraient prôner ce système auprès de leur clientèle.

C'est la solution la plus élégante d'un vieux problème que tout le monde connaît.

Et la TV clandestine?

18.671 téléviscurs déclarés en France au 31 juillet 1952 (d'après le S.N.I.R.). Radio-récepteurs : 7.800.000 environ.

Emissions à modulation de fréquence

La Radiodiffusion Française nous informe que l'émetteur de 200 W à modulation de fré-quence de Paris-Grenelle a repris son fonction-nement expérimental de 8 heures à 24 heures sur 99 MHz. Il relaie Paris-Inter. A partir du 1^{er} janvier 1953, les émissions seront interrompues pour permettre l'augmen-tation de puissance de l'émetteur.

La nouvelle station fonctionnera au printemps 1953 avec les caractéristiques suivantes :

Fréquence : 99 MHz. Puissance : 15 KW. Déviation maximum : 75 kHz. Préaccentuation : 50 µ s.

Liaisons TV françaises

co-axial Dijon-Nancy pouvant câble acheminer simultanément 2.000 communica-tions téléphoniques en multiplex peut aussi transmettre 1 canal vidéo-son de télévision. Il vient d'être inauguré par le Ministre des P.T.T.

Une bobineuse tous enroulements

C'est la C12C de la Société Lyonnaise de Petite Mécanique que nous avons remarquée. Fil rangé ou nid d'abeilles compteur, automaticité, etc...

C.A.P. de Dessinateur Radio

Sa création est envisagée, il demanderait Sa creation est chvisagee, il demanderait deux épreuves, une de mécanique pure, une de schémas, et serait délivié après un an d'études complémentaires suivies par le titulaire du C.A.P. de Radioélectricien.

La F. I. des téléviseurs

La Commission technique du S.N.I.R. se penche sur le problème de la normalisation de la valeur de la moyenne fréquence des téléviseurs.

Nouvelles longueurs d'onde des émetteurs radio français

France (Allouis O. L.) (nouvel émetteur O. L.) : 1.829 m.

Marseille I : qui passe de 445 m, à 422 m.

Marsette 1: qui passe de 445 m, à 422 m. Limoges : qui passe de 422 m, à 379 m. Rennes : qui passe de 379 m, à 445 m. Lille : qui passe de 235 m, à 218 m. Marsetile II : qui passe de 218 m, à 280 m. Strasbourg (nouveau) : 235 m.

Voir notre tableau détaillé dans les « Documents Techniques de TSF et TV », pages centrales sur papier jaune du présent nu-

Nécrologie

M. Jacques VISSEAUX, fondateur de la grande firme française, officier de la Légion d'Honneur, est décédé. C'est un des industriels français les plus remarquables qui disparaît, laissant à ses enfants la direction des importantes usines lyonnaises.


Nous présentons aux milliers de collaborateurs de la firme, et particulièrement à l'état-major de Paris, à M. Baudry, l'animateur des laboratoires Visseaux, nos condoléances sin-


Nous apprenons le décès de M. Van den Heyde, directeur des Ets Elvéco, spécialistes des fabrications de condensateurs variables à air de précision. Nous présentons nos condo-léances émues à sa famille et aux collabora-teurs de la firme réputée de Vincennes.

LA TÉLÉVISION

Ces pages détachables de TSF et TV continuent la revue « La Télévision » fondée en 1928 par Etienne Chiron

SOMMAIRE —	
Mesures et Service TV	
Réalisation de notre mire électronique simplifiée (Pierre Roques)	I
Les canaux TV français 819 lignes avec largeur de bande de 13,15 Mc/s	IV
Le deuxième Salon TV	
Les plus belles images du monde ont conquis les Français	V
Caractéristiques techniques de 80 téléviseurs 1952-1953	VI-VII
Carte TV de la France Nord et Est. de la Belgique, de la Sarre, du Luxembourg, de l'Allemagne rhénane	VIII
Construction TV	
Haut-parleurs pour téléviseurs (Lucien Chrétien)	IX
Mesures et performances du Télévisso L. B (MICHEL AUBIER)	XI

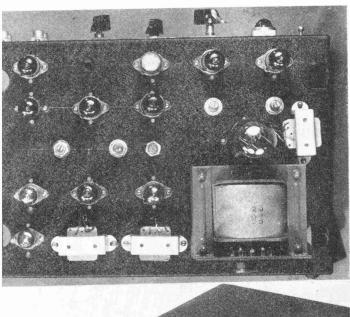

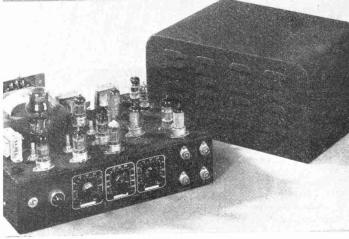

Réalisation Pratique DE NOTRE MIRE ÉLECTRONIQUE Simplifiée

par Pierre ROQUES, Ingénieur

Avant de continuer notre description, signalons une erreur de dessin : le schéma général fait apparaître un ncuveau type de 6J6 à sorties de cathodes séparées! Nos lecteurs auront sans doute rectifié d'eux-mêmes. Il n'y a pas de cathode reliée directement à la masse. On remarquera, au passage, que la modulation s'effectue ici aussi bien par la plaque que par la cathode, puisque le ccurant anodique de la partie oscillateur basse fréquence parcourt l'enroulement de la cathode de l'oscillateur haute

Une omission est également à signaler dans le circuit de notre pauvre 6J6 : le bobinage non marqué est L3. Après ces rectifications, nous pouvons passer à la réa-

lisation mécanique de notre appareil. Les deux photographies (figures 1 et 2), donnent une idée assez précise de la disposition des éléments. Cette disposition n'est nullement critique. Le coffret et le châssis employés sont de fabrication « Gérard ». Les dimensions du châssis sont : Longueur : 340 mm. Largeur : 240 mm.

La vue en plan (figure 1) du châssis pourra, au moyen de ces cotes, être utilisée comme plan à l'échelle...

La figure 3 reproduit cette vue, en plan avec l'indication de tous les éléments visibles (lampes, potentiomètres, etc...).

La disposition des éléments sous le châssis n'est pas critique non plus, sauf en ce qui concerne la partie haute fréquence. Les figures 4 et 5 donnent donc une idée de cette disposition.

Les supports des bobinages L1 à L4 sont fixés sur le

côté du châssis. A côté de chaque bobinage se trouve l'ajustable correspondant, soutenu par soudure sur des cosses-relais. La partie mobile de ces ajustables est dirigée de telle manière qu'il soit possible de les régler avec la clef appropriée. A cet effet, une ouverture est ménagée en face de chacun d'eux dans le châssis (diamètre 15 mm).

Ainsi, le coffret entlèrement fermé, il sera toujours possible de retoucher facilement les réglages. On remarquera la proximité de L2 et de L4, ce qui est logique.

puisqu'ils sont couplés entre eux.


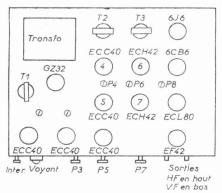


Fig. 3. — Disposition générale une de dessus.

La figure 4 indique également la position approximative que doivent avoir les sorties de grille et de plaque des deux lampes. Les supports seront donc fixés en conséquence

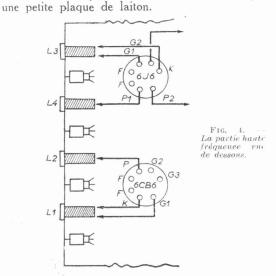En ce qui concerne l'atténuateur, on blindera le mieux possible la sortie « 1/10 » et on séparera les deux sorties vidéo-fréquence, des sorties haute fréquence par



Les masses sont réalisées comme suit : (figure 6) quatre bandes de laiton (épaisseur 5 à 8/10, largeur 8 à 10 mm), font le tour complet du châssis. Elles sont fixées sur celui-ci au moyen de quelques vis et écrous et soudées ensemble à leurs jonctions. (Des encoches doivent être prévues pour le passage des quatre plaquettes de fixation du capot aux emplacements convenables). Trois autres bandes sont disposées longitudinalement.

Ainsi, il y a toujours une masse convenable à proximité de chaque lampe. Il est bon de ne disposer ces bandes de masse qu'après avoir fixé les principaux éléments sur le châssis, afin de ne pas être gêné par la suite.

Réglages de mise au point


Un certain nombre de potentiomètres sont montés verticalement sur le châssis et ne sont accessibles que lorsque le capot est enlevé. Ce sont évidemment des potentiomètres que l'on n'aura que très rarement à retoucher.

Parmi eux figurent :

— P1, réglage de la fréquence image. Cette fréquence étant définie par le secteur et la synchronisation étant très ferme, nous n'avons jamais remarqué de décrochage depuis que notre mire a été réglée.

F2, réglage de la fréquence du blancking image.
 Cette fréquence est imposée par celle ci-dessus et est

donc également stable.

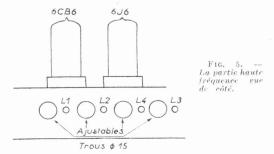


— P4, fréquence ligne. Ici, nous ne pouvons prétendre à une stabilité parfaite. Mais l'expérience nous a montré qu'avec un secteur assez stable les variations sont négligeables en pratique.

— P6, réglage du fapport synchronisation-vidéofréquence. Les mêmes remarques que ci-dessus sont valables et, de toute façon, ce rapport n'est pas critique.

— P8, réglage du pourcentage de modulation. Ce réglage n'est pas critique non plus. Même si on dépasse 100 %, ce n'est pas grave, puisque la porteuse doit de toute manière être annulée pendant les impulsions de synchronisation.

Fig. 6. — La connexion de masse (vue

dessous).

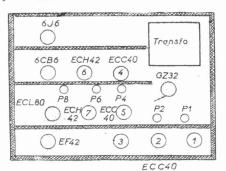

Seul serait alors modifié le rapport synchronisationvidéofréquence. Nous avons vu que cela n'était pas important.

Réglages proprement dits

Les réglages utiles sont évidemment à l'avant. Ce sont :

P3, réglage du nombre des barres (horizontales).
 P5, réglage du nombre des barres (verticales).


— P7, réglage du niveau de sortie (le réglage est valable pour les deux sorties VF + et VF —).

Nous pouvons maintenant passer à la mise au point de l'ensemble. Disons dès à présent qu'il est inutile de prétendre réaliser un tel travail sans le secours d'un oscilloscope. Autant demander à un aveugle de choisir des couleurs!

Nous supposons, d'autre part, que la vulgaire partie alimentation (H.T. Chauffage, etc...), est correcte et que tous les éléments (lampes, potentiomètres, etc...), sont en

bon état.

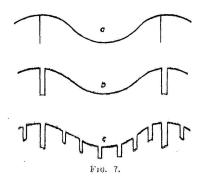Brancher tout d'abord l'oscilloscope sur la grille triode de l'ECH42 (6). Inutile de passer par l'amplificateur vertical. La sensibilité en direct suffit. La masse de l'oscilloscope ne sera pas reliée à la masse de la mire, mais au 6, 3 V.



La figure 7a, ou quelque chose d'approchant, appa-

raîtra sur l'écran.

Si les tops se promènent le long de la sinusoïde avec la grâce d'Emile Allais sur les pentes de Mégève, on doit pouvoir les stabiliser en retouchant au potentiomètre P₁. Si la synchronisation n'est pas assez nette, diminuer la résistance reliant le transformateur T₁ au 6,3 volts (200 ohms sur le schéma).

Un réglage correspondant à 25 c/s au lieu de 50 donnerait un seul top pour deux sinusoïdes et, à 100 c/s

4 tops pour 2 sinusoïdes.

Brancher ensuite l'oscilloscope sur la grille triode de l'ECH42 (7), la lampe ECC40 (3) étant retirée de son support. On doit observer sur le tube cathodique le même signal que précédemment, mais le top doit être nettement plus large (figure 7b). La largeur se règle en modifiant la résistance de cathode de l'ECC40 (2) et par comparaison avec le signal de la Tour Eiffel. En ce qui concerne le top de synchronisation (figure 7a), la largeur n'est pas critique. Il suffit qu'il soit beaucoup plus bref que le top du blancking, ce qui est réalisé avec les valeurs du schéma et un transformateur de blocking convenable.

Le potentiomètre P₂ permet de stabiliser le signal de la figure 7b. Pratiquement, on peut presque faire aller le bouton d'un bout à l'autre de sa course sans

que le signal décroche!

Rebrancher ensuite l'ECC40 (3) en laissant l'oscilloscope branché au même endroit. Au top unique (par sinusoïde) de la figure 7b, doivent s'ajouter plusieurs tops, comme le montre la figure 7c. Le nombre et la stabilité de ces tops se règle au moyen de P₃.

stabil té de ces tops se règle au moyen de P₃.

Passons à présent à la fréquence ligne. La masse de l'oscilloscope est maintenant reliée à la masse de la mire.

Brancher l'oscilloscope sur la grille n° 1 de l'ECH42 (6), la base de temps oscillant sur environ 10.000 c/s.


On doit voir apparaître un signal ressemblant à celui de la figure 8.

Si on a confiance dans la graduation en fréquence de

la base de temps, on peut en déduire la fréquence ligne obtenue.

Sinon, la vérifier au moyen d'un générateur BF.

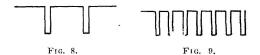
Brancher ensuite l'oscilloscope sur la grille n° 1 de l'ECH42 (7) sans retoucher à la base de temps. On doit voir apparaître un nombre de tops variable avec le réglage de P₅ (fig. 9). S'assurer que ce réglage est bien sous la dépendance de celui de P₄.



On peut, à présent que tous nos signaux élémentaires

sont disponibles, vérifier leur mélange.

Brancher en premier lieu l'oscilloscope sur la grille penthode de l'ECL80. Si la base de temps est réglée sur 25 ou 50 c/s, le signal qui apparaît sur l'écran est confus. On distingue vaguement un top bref (synchro-image) au milieu d'un brouillard dû aux 400 et quelques lignes... A défaut d'un balayage étalé incorporé à l'oscilloscope,

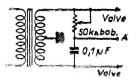

Fre. 10.

réaliser le montage de la figure 10. Le transformateur est simplement celui de la mire elle-même. (On laisse évidemment la valve branchée.) La base de temps de l'oscilloscope est mise hors service et l'entrée horizontale de l'oscilloscope est reliée au point A (attaqué en direct, sans amplificateur). On dispose ainsi d'un balayage étalé d'environ deux à trois fois par rapport au balayage normal, suivant l'oscilloscope employé. En agissant sur le potentiomètre, on modifie la phase du balayage par rapport à celle du top de synchronisation image et celui-ci apparaît sur l'écran à peu près comme le montre la figure 11.

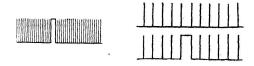


Fig. 11 et 12.

Pour augmenter la netteté de l'observation on peut séparer les traces aller et retour du balayage en envoyant par exemple du 50 c/s, prélevé au secteur à travers un condensateur de valeur à choisir par tâtonnement, sur la plaque de déflexion verticale inutilisée (si elle est accessible!). La figure 12 montre le résultat obtenu.

L'observation des barres mélangées (sur la grille triode de l'ECL80) est plus facile grâce à la largeur plus grande des impulsions obtenues. La figure 13 montre le signal correct (le nombre de barres est évidemment réglable). Le signal complet est visible sur les plaques de l'ECL80, comme le montre la figure 14. Au moyen du balayage étalé réalisé avec le montage de la figure 10, on pourra voir plus nettement la partie blancking-synchronisation image.

IN LA TÉLÉVISION

Le rapport synchronisation-vidéofréquence correct (25 et 75 %) est réglable au moyen du potentiomètre P₆.


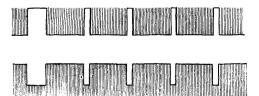


Fig. 13 et 14,

Branchons ensuite l'oscilloscope sur les deux sorties vidéo. On s'assure ainsi que l'EF42 fonctionne correctement et que les deux sorties donnent bien des signaux de sens inverse. Il se peut que l'on observe une saturation reconnaissable à une modification sensible du rapport synchronisation-V.F., lorsque l'on agit sur P_7 pour augmenter le niveau de sortie. Supposons que cela se produise lorsque le curseur de P_7 est à mi-course. Il faut alors insérer une résistance de 1 000 ohms entre l'extrémité du potentiomètre P₇ et les plaques de l'ECL80 (figure 15).

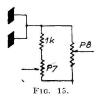

Pour le reste des réglages, l'oscilloscope ne nous sera plus d'un grand secours, sinon pour contrôler le résultat final, c'est-à-dire le signal à la sortie d'un téléviseur raccordé à notre mire. Ce signal sera évidemment le même qu'à la sortie vidéo de la mire (positif ou négatif suivant le récepteur).

Le seul contrôle possible est celui de l'oscillation. Le courant plaque de la 6CB6 ou de la demi-6J6 étant mesuré avec un milliampèremètre, on s'assure que ce courant augmente lorsque les bobinages L₁ ou L₂ sont court-circuités.

Idem pour la demi-6J6 oscillatrice BF en court-circuitant l'enroulement grille.

Accord des porteuses de la mire

Le réglage des fréquences se fera sur un récepteur par battement avec la Tour Eiffel. En remplaçant l'antenne normale par un coaxial relié à la mire (sortie 1/10). on doit entendre le son et voir le quadrillage, le gain du récepteur étant modifié si besoin est.

La fréquence de modulation du son se modifie en jouant sur la valeur du condensateur d'accord de l'enroulement grille.

Si l'examen à l'oscilloscope de la basse fréquence recueillie aux bornes du haut-parleur montre une distorsion exagérée, amortir davantage l'enroulement plaque de l'oscillateur BF. Modifier éventuellement le rapport des deux résistances composant cet amortissement.

Régler aussi l'ajustable en parallèle sur L4.

De même, si le signal VF reçu est incorrect, agir sur le pourcentage de modulation au moyen de P_s et sur l'accord de L2. On remarque que les accords L2 et L4 réagissent quelque peut l'un sur l'autre. Agir par approximation successive.

Attention aussi à la saturation possible du récepteur par le signal HF émis par la mire.


Pratiquement, en réunissant la prise d'antenne du récepteur à la prise 1/10 de la mire par un coaxial, le signal ainsi injecté correspond à peu près à celui de la Tour, reçu à Paris par un doublet bien dégagé avec réflecteur.

C'est sur cette peu scientifique « mesure » que nous prendrons congé de nos lecteurs.

Cette mire est désormais en fonctionnement aux Etablissements Central-Radio, à Paris, où les visiteurs pourront demander à la voir en service.

LES CANAUX TV Français 819 Lignes AVEC LARGEUR DE DANDE DE 13,15 MC/S

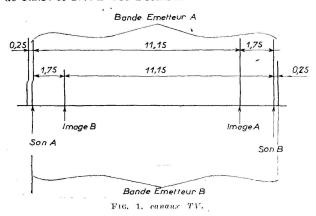Voici le schéma exact des fréquences son et image avec le système des canaux inversés, pour compléter nos informations de T.S.F. et T.V. nº 288 d'octobre.



Ceci met au point la position des canaux inversés, pour deux émetteurs Λ et B travaillant dans la même bande.

Voici done quelles seront les porteuses ainsi en service en France, pour le 819 lignes.

Sur 41 à 68 Mc/s (4 canaux) :

	Son	Image	Canal total
		-	·
Canal 1A	41,25	52.4	41 à 54,15
Canal 1B	54, 15	43	41 à 54,15
Canal 2A	54,4	$65,\!55$	54,15 à 67,3
Canal 2B	67,3	56,15	54,15 à 67,3
Sur 162 à 215 Mc/s (8 c	anaux) :		
	Son	I mage	Canal total
		_	
Canal 3A	162,25	173,40	162 à 175,15
Canal 3B	175,15	164	162 à 175,15
Canal 4A	175,40	186,55	175.5 à 188.3
Canal 4B	188,30	177, 15	175,5 à 188,3
Canal 5A	188,55	199,70	188,3 à 201,45
Canal 5B	201,45	190,30	188,3 à 201,45
Canal 6A	201,70	212,85	201,45 à 214,6
Capal 6B	214,60	203,45	201,45 à 214,6

LES PLUS BELLES IMAGES DU MONDE

ONT CONQUIS LES FRANÇAIS

On hésitait jusqu'ici à parler d'un public conquis. Vingt mille téléviseurs enregistrés, des milliers de téléviseurs clandestins, c'était au total bien peu pour Paris et Lille. Les conférences de propagande, les démonstrations remuaient à peine le public.

Que faisait celui-ci? Il attendait sans doute souvent déso-

Ce deuxième salon, uniquement 819 lignes (que peut faire le 441 devant les admirables images que TOUS les constructeurs obtiennent) a été un succès bouleversant.

Les commandes se pressent, c'est enfin le démarrage, le vrai. Des mois de travail pour tous les ateliers TV apportés par les seuls visiteurs du Salon.

MM. MARTY et AUJAMES sont à féliciter de l'organisation parfaite: ce palais d'Iéna, tendu de bleu nuit, éclairé précieusement, était devenu, grâce à leur travail opiniâtre, un cadre délicat où tout s'est déroulé, parfaitement au point.

Les quelque 300 téléviseurs fonctionnant ensemble, côte à côte, sans aucune difficulté, recevant la Tour Eiffel, ou les émissions locales, ou le télécinéma, ont été magnifiques.

Douze heures par jour de fonctionnement : aucune défaillance de ces appareils.

Images splendides, chez tous les exposants, dimensions allant de 31 à 51 cm de diagonale, et pour toutes et partout une finesse de détails, une fidélité dans les demi-teintes, une fidélité dans les formes, qui entraînent la... séduction du public.

Finies les instabilités d'images ; disparues les pâleurs voyageuses (je parle comme le profane) ; ni contrastes durs, comme dans le 450 lignes de l'an dernier, ni images délavées.

En un an, tous les constructeurs ont mis au point le 819 lignes : il est impeccable.

Bien sûr, les progrès des tubes, ceux des bobinages, ceux des noyaux magnétiques, etc. sont artisans de cette réussite. Le Salon de la Pièce Détachée de février avait bien travaillé pour le succès TV qui éclate aujourd'hui.

Nous donnons dans nos documents techniques TSF et TV, au centre de ce numéro (pages jaunes) la liste des exposants.

Nous donnons ci-après, pages 334 et 335, en tableau, les caractéristiques des 80 types de téléviseurs présentés, résultat d'une longue et minutieuse enquête. On peut en tirer d'importantes conclusions d'après la vogue de telle ou telle solution technique. On peut comparer utilement ce tableau à celui de l'an dernier.

La France émet les plus belles images du monde. Le prix des téléviseurs, en baisse, est accessible à toute la clientèle qui possède une automobile et les télé-clubs permettront à tous, quelle que soit leur fortune, par l'appartenance à un groupe quelconque, de devenir télé-spectateurs.

Les révélations faites dans notre dernier numéro sur les émetteurs qui vont être construits (avec toutes leurs fréquences) en province sont encore confirmées. Lyon, Strasbourg et Marseille fonctionneront en 1953, mais cinq autres stations du plan que nous avons publié seront mises en construction l'an prochain.


Les relais hertziens PTT qui vont sillonner la France, ayant pour buts aussi bien le téléphone et toutes les télécommunications que la TV sont d'intérêt public majeur et rien ne différera leur exécution.


Français, techniciens radio, où que vous soyez, il faut croire à la TV et vous initier à ce marché.

Notre vieille revue, toujours première en actualité technique toujours mieux ordonnée et mieux classée, vous apporte dans ses « compartiments » tout ce qu'il vous faut pour réussir dans cette activité comme dans les autres.

TSF et TV.

A gauche: l'intérieur du car de reportage de la RADIO-INDUSTRIE, équipement 819 lignes, comportant les baies de signaux alimentant les trois cameras en service sur le plateau de la salle des fêtes; racks ouverts, vous voyez la complexité des réseaux. — Au centre: une des nouvelles cameras R. I. à tube orthicon, 819 lignes; le tube désigné par notre partenaire est d'une sensibilité inouïe, si bien que le plateau de prises de vue a pu, cette année, comporter beaucoup moins de projecteurs; et la prise de vue à l'extérieur, sur la place d'Iéna, était d'une luminosité étonnante; le tube orthicon est sensible à la simple lueur d'une allumette, il décèle nettement les objets qu'elle éclaire; employé avec la haute définition de 819 lignes, cette association américo-française donne les plus belles images qui soient au monde. — A droite: la charmante Catherine Langeais, qui partage avec Jacqueline Joubert les fonctions de speakerine à la Tour Eiffel, a bien voulu s'arrêter pour nos lecteurs près de la camera R. I. 819 lignes, à tube orthicon, devant laquelle elle se présente chaque jour pour des milliers de télé-spectateurs, camera dont elle apprécie certainement la... fidélité. Photos International Press, exclusivité T.S.F. et T.V. (La T.S.F. pour Tous.)

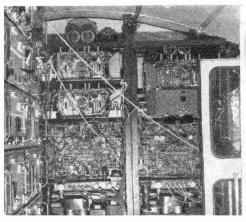

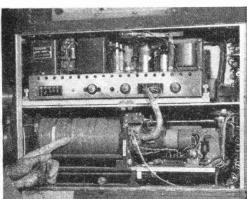



CARACTÉRISTIQUES	\CTE	RIS		2	ES	DES	TÉLÉVISEURS	SE	J.	S		4	RA	FRANÇAIS		1952	. 1953
							À) f		4013			s			Poix	de détais
Constructour	Type	Meuble T= table C=console M=meuble		\$10q10	du tube ou dimensions	Définition	Constitution étages téléviseur	du tube W= Wehne				tle image	tle lignes	Constitution étages son		(er W)	Console ou Meuble
			Padlo incori	Pick-up ince				Marque X = Cathode	Séparation Synchr 1 ; 1 ; 1 = g	Relaxation	noitaxsleA	M Sor	isse inte		(C) T H T	noi Jammo z no O	
AMDRELS	36 cm	7 00 C		_	36	8 19	MF + C + 4 MF + D + 2	×	1 %	1 00	n	1 -8	+	2MF + 0 + 2BF	R. L	180 89 500	130 000
z El 1885	#3 cm	0 70 0			£,	819	d	×	0 90	10	80	~ 80	+	2MF + 0 # 28F	R.L	200 135 000	170 000
	51 cm) oo t			51	819	- 14	×	0 0 0	80	60	- 60	+ - 00	+ 0 + J#		220	
at to	51 cm	e	0 0 0	0.		819	- 14	×	0 90	60	80	- 80	-	2 MF+ 0 + 28F	RL 3	300	000 00+
A R	36-819	0		6		8.19	i,		PS D			_	- 80		R L		
E (42-819	0 i		_	± 5	819	HF + C + 4 MF+D + VF	× 1	S .		an 1	- m	- :	1MF + 0 + 2 BF	£ .	180 145 000	165 000
, .	2 2	- o	0 0	5 6		61 80	HF + C + 3MF + D + 2VF	· ×	2 00	0 00	0 60	- 00	, e	2MF + 0 + 1 ou	2 00	_	170 000
	`										,			2 BF			
	R51	U	0	3		819		×	S.	80	80	 so	- so		-1 -2	200	195 000
CHAMPION	Télévision Téléradio	*	0	9	40 × 30	819	HF + C + 3MF + D + 2BF	×	25	80	80		B 1 +2	MF + 0 + 2 8F	08F	315	425 000
x	9 - 9	×	6 6	6			HF + C + 3MF + D + 28F	×	- S	89	ac)	-8	+	2MF + 0 + 28F	0.8F	315	3 10 000
CLARVILLE	77836	۲	0 0	6	36	8 19	#F + C + #MF + D +	×	P S D	=0	80	-	H .	2MF + D	7	250 115 000	
R	11843	-	6	6	#3	8 19	ME + C + 4MF + D + 2VF	×	PS	60	80	-	÷	. 28F	R.	250 130 000	
r	TTR836	×	0 0	9		819	HF + C + 4MF + D + 2VF	×	PS 0	80	80	ī	- E		2	250	214 666
DUCASTEL	M eo	-	000	٥	36	455 819	17 tubes - son comprils	×	0 0 0	80	x 2	- r	-	+ 2MF + 28F	18	170 85 000	
×	0 #	7 ou C	0 0	000	36 ou #3	819	MF + C + 3MF + D + 2VF	×	0 50	ac .	> *	- E	+ = eo	2MF + 2BF	18	220 36 = 125 000	#
	0.53	7 ou C	200	20	36 ou #3	819	HF + C + 3MF + D + 2VF préampli sym. HF	×	0 50	60	> ×	-	+ - -	+ 2 MF + 28F	R. L.	220	0006+
DUCRETET- THOMS	SÓN 7126888	-	0 0	0 0	3.1	8 19	HF + C + 3MF + D + YF	×	- D	80	7 − y − − 1 * −	80	- 80	+ MF + 0 + 28F	ž.	150 95 000	
	111468		0 20	0 0	18	8 19	C + 3MF + D + VF	×	90	-		-	+	+ MF + D + 2YF		120 72 500	
E COLOR	113688	-	0 0	00	36	819	MF + C + 3MF + D + 2VF	×	- 50	•	80	8 1	81	1 MF + 0 + 28F	7 %	150 110 000	
EVERNICE-DELA!	-TRE	1 00 0	6	200		819	MF + CF + 5MF + D+ VF	×				803	- E		. R.	125 000	145 000
E I	5342		0 1	0 1	# # 2	819	MF + CF + 5MF + D + VF	× ×	PS D	an a	80 a	ac a	- R	HF + 0 + 28F + 2MF + 0 + 2BE	ž 5	160 000	180 000
FAMILIAL (Dubo	1 Salon	ж	0 0			819	+ C + 3MF + D +	×			80	- 20		4F + 2BF	, w	125 000	
GETOU		T 00 F			36 ou 43	819	MF + C + 4MF + D + 2VF	,	- 1	80	80	- 69	8 1 2	2MF + 2BF	RL	H	220 000
			-													£ +	240
W W	8152	0	-			819	+ C + #ME + D +			-	> 2		_	+ 0 +	_	135	
E 2	508) , o t	0 0		31	8 19	HE + C + #WL + D + AE	× ×	0 0	0C 0	80 3	<u> </u>	18	2HF + D + 2BF	R .	125	
3K	04.74 XPR8	· -	0 0	-	06	e x		-			00	9 80	-			220 160 000	
GT RADIO	1819-30	7 00 C	0 6	_	36	8 19	HF + C + 3MF + D + VF	*	0 50	40	ac .	Ē	÷	+ 2MF + D. + 28F	R	66	145 000
z	1819-42	· -			÷	819		×	0 50	80	80	Ē	<u></u>	. bi -	3	140 145 000	195 000

ANDRELS, 10, passage Ramey, Paris 18°. MON 63.07. Récepteurs de Télévision, récepteurs radio, combinés.

ARPHONE, 5, rue Gustave-Goublier, Paris 10e. BOT 87.41 Récepteurs Télévision. Meubles combinés.

CHAMPION TÉLÉVISION, 34, rue la Boétie, Paris 8°. ELY 78.54

Meubles Télévision. Ensembles Télévision-Radio changeurs 3 vitesses.

CICOR. Ets P. BERTHELEMY, 5, rue d'Alsace, Paris 10°. BOT 40.88.

Récepteurs Télévision. Matériel pour Télévision.

CLARVILLE (Ets), 6, impasse des Chevaliers, Paris 20°. MEN 00.53.

Récepteurs de Télévision. de Radio.

CRISTAL GRANDIN, 72, rue Marceau, Montreuil-sous-Bois (Seine). AVR 19.90. Radio et Télévision.

DIELA, 116, avenue Daumesnil, Paris 12^e. DID 90.50. Antennes de Télévision. Câbles co-axiaux et tous accessoires. Câbles blindés. Fils de câblage. Antiparasites.

DUCASTEL Frères. Constructions Radio-Électriques, 208 bis, rue Lafayette, Paris 10^e. Radio-Télévision.

DUCRETET-THOMSON (Cie Fse THOMSON-HOUSTON), 173, bd Haussmann, Paris 8e. ELY 83.70. Récepteurs de T.S.F. et de Télévision. Électrophones. Disques.

EVERNICE. J. DELAITRE, 16, rue Ginoux, Paris 15°. VAU 77.14. Radio-Télévision.

FAMILIAL-RADIO. Ets G. Dubois, 206, rue Lafayette, Paris 10°. NOR 25.76. Châssis Télévision 819 lignes. Poste Télévision portable et

Chassis Television 819 lignes. Poste Television portable of meuble. Récepteurs radio-amateurs et radio-phonos.

GETOU, 30 bd Voltaire, Paris 11°. ROQ 83.47. Radio et Télévision. Combiné meuble Radio-Télévision. Spécialistes des meubles combinés.

GRAMMONT (Société des TÉLÉPHONES), 103, bd Gabriel-Péri, Malakoff (Seine). ALE 50.00. Récepteurs de Télévision et de Radio. G. T. RADIO, 17 av. de Paris, Vincennes (Seine). DAU 19.51. Téléviseurs. Haute Définition.

LABORATOIRE DE TÉLÉVISION L.D.T., 16, rue Cambronne, Paris 15e. FON 95.71.

Fabrication Projecteur Télévision. Récepteurs à tubes. OPTIQUE ÉLECTRONIQUE (OPTEX), 74, rue de la Fédération, Paris 15°. SUF 72.75.

Antennes. Câbles Télévision. Fiches et Prises co-axiales.

ORA, 72, rue Marceau, Montreuil-sous-Bois (Seine). AVR 19.90. Radio et Télévision.

PATHÉ MARCONI, 251, rue du Fg-St-Martin, Paris 10°. BOT 36.00.

Récepteurs de Télévision « La Voix de son Maître ».

PHILIPS S.A., 50, av. Montaigne, Paris 8e. BAL 07.30. Téléviseurs 441 et 819 lignes. Téléviseurs à projection.

POINT BLEU, 22, av. de Villiers, Paris 17e. WAG 85.32. Récepteurs Radio. Téléviseurs.

PORTENSEIGNE (Ets M.), 82, rue Manin, Paris 19°. BOT 31.19.

Antennes Radio et Télévision.

RADIALVA, 1, rue J.-J. Rousseau, Asnières (Seine). GRE 33.34. Radio. Télévision.

RADIO INDUSTRIE (LA), 55, 59, rue des Orteaux, Paris 20c. MEN 04.40.

Caméras, Télécinéma et tout le matériel pour stations d'émission de Télévision. Récepteurs et antennes de Télévision. Radars. Tubes. Infra rouge.

RADIOLA, 9, av. Matignon, Paris 8^e. BAL 17.80. Téléviseurs 441 et 819 lignes. Téléviseurs à projection.

REELA RADIO TÉLÉVISION, 190, av. d'Italie, Paris 13°. GOB 57.33.

RIBET & DESJARDINS, 13, rue Périer, Montrouge (Seine). ALE 24.40. Téléviseurs écran plat.

SCHNEIDER Frères (Sté Nouvelle), 3 à 7, rue Jean-Daudin, Paris 15°. SEG 83.77 et la suite. Récepteurs Radio et Télévision.

SONORA RADIO S.A., 5, rue de la Marie, Puteaux (Seine). LON 21.60.

Postes de Radio, Télévision, Radio-phonos.

TELEARIANE, 10, rue Washington, Paris 8e. ELY 17.99. Téléviseurs.

NOUVELLES FREQUENCES ET LONGUEURS D'ONDE DES EMETTEURS FRANCAIS

depuis le 19 Octobre 1952.

La mise en service de l'émetteur d'Allouis, 250 kW, sur 1829 mètres, 164 kc/s, s'est effectuée sans difficultés (1).

L'écoute dès le 19 Octobre, prise des points suivants : Paris 6è, banlieue S-O, vallée de Chevrense, Provins (S et M) Lyon (Rhône) s'avère satisfaisante de jour comme de nuit. Que nos lecteurs nous communiquent leurs observations.

La modulation de l'émetteur est d'une fidélité remarquable, la dynamique parait satisfaisante.

Voici, pour la rectification des cadrans le récepteurs, les fréquences françaises redistribuées entre les réseaux:

GO	164 kd/s	1829 m	ALLOUIS (inter) 250 kW
PO	602 kc/s	498 m	LYON (Parisien) 100 kW
	674 ko/s	445 m	RENNES (Parisien) 100 kW
	770 kc/s	422 m	MARSETLLE (Nat.) 100 kW
	791 kc/s	319 m	LIMOGES (Parisien) 100 kW
	836 kc/s	359 m	NANCY (Parisien) so kw
	863 kc/s	347 =	PARIS (National) 150 kW
	DAA Ko/B	218 =	TOTOTISE (Parision) TOO HE

(1) Voir notre article sur l'antenne-mât de 308 m dans TSF et TV (La TSF pour TOUS) n° 288 d'Octobre 1952.

PARIS (EDUCATIF) 5 kW MARSEILLE (Parisien) 20 kW 962 kc/s 312 m 1070 kc/s 280 m STRASBOURG-SELESTAT (Nat.) 150-200 kW 1160 kc/s 258 m 1205 kc/s 240 m BORDEAUX (Nat.) 100 kW Synchro: PAU-LILLE-LYON-NANCY-NICE-QUIMPER-241 m RENNES (Nat.) de 1 à 20 kW. STRASBOURG-SELESTAT (Par.) 150-200 kW 1277 kc/s 222 m 1349 kc/s Synchro: CLERMONT-DEJON-GRENOBLE-LIMOGES -NANTES-TOULOUSE. (Nat.) de 10 à 20 kW. LILLE (Parisien) 100 kW 1376 kc/s 218 m Synchro : BORIEAUX-LOUVETOT-MONTPELLIER-NICE-1403 kc/s 214 m QUIMPER (Parisien) de 10 à 20 kW chacum, 1484 kc/s Petits Relais: MNTPELLIER-GRENOBIE-PERPI - GNAN (inter) de 25 watts à 1000 watts chacus. 202 m 1493 kd/8 201 m Petits Relais : MARSEILLE-STRASBOURG-MUIHOUSE LILLE (inter) de 50 à 2000 watts chacun. 1554 kc/s 193 m NICE (inter) 60 kW. 1594 kc/s 188 m Petits relais: TOULON-NIMES (inter) 50 et

2000 watts.



Ont paru les résultats d'écoute des stations : du Portugal TSF et TV 282, Avril 52 -Grande Bretagne, TSF et TV 283, Mai 52 - Norvège, Danemark TSF et TV 284, Juin 52 -Suisse, TSF et TV 285. Juillet 52.Octobre 1952.

9. LA RADIODIFFUSION SUEDOISE

La naissance de la radiodiffusion en Suède date de 1924, c'est dire que ce pays s'intéressa très tôt à cette nouvelle technique qui ne manqua pas de susciter l'intérêt de la population, surtout parmi celle qui se trouve isolée dans le centre ou le nord du pays, loin de toute agglomération. A cette date trois émetteurs furent installés à Stockholm, Göteborg et Atalmö, auxquels il faut ajouter un émetteur privé à Falm. En 1927 il y en avait déjà 23. Presque en même temps que la BBC, et à l'image de cet organisme, fut installé à Mot ala un émetteur à ondes longues de grande puissance. Les nombreuses stations locales furent maintenues et réunies en réseau afin de pouvoir relayer les programmes émanant de Stockholm à travers le territoir re.

Depuis 1936, l'exploitation est assurée pour la partie technique par la "Birection Générale du Service télégraphique" et pour la partie programmes, par une société, reconnue par l'Etat, la Société "Radiotjanst".

Les différents studios sont encore disséminés dans Stockholm. Depuis longtemps on caresse le plan de la construction d'une maison de la Radio qui comprendrait 15 studios principanx, trois d'entre cux réservés pour les émissions publiques en tant que salles de concert, de théâtre ou de music-hall. Sculement ce projet coûte près de 14 millions de couronnes. Aussi lorsque les conditions matérielles et financières seront requises, la Suède disposera d'une installation des plus modernes et sera à même de diffuser plusieurs programmes simultanés.

Dans le conseil d'administration, l'état est représenté par quatre sièges, les trois autres sièges sont réservés aux différents action-naires. Les actions appartiennent pour deux tiers à la presse et pour le dernier tiers à l'industrie radioélectrique suédoise. Aucun programme publicitaire n'est admis, et l'ensemble de l'exploitation est financé par les revenus de la taxe sur les appareils récepteurs qui est de lo couronnes par an, une partie revient an service technique qui est fort coûteux dans ce pays, tandis que l'autre va à "Radiotjaust" pour l'équipement et l'entretien des studios et surtout pour les programmes.

De tous les pays d'Europe c'est la Suède qui détient le plus grand nombre de récepteurs en proportion avec sa population. Elle détenait cette position dès 1939, et actuellement c'est le Danemark qui arrive en second rang. Il y a en effet près de deux millions de récepteurs pour une population de plus de 6 millions d'habitants.

Si très rapidement la radio s'est développée en Suè de, comme dans maints antres pays scandinaves, c'est que nombreuses sont les communantés qui se trouvent très éloignées des grands centres. Dans ce pays tout en longueur, les distances sont grandes, mais aussi la majeure partie de la population rurale se trouve bloquée durant les longs hivers nordiques. On comprendra que, dans ces conditions, la radio est le seul moyen de contact avec les éléments culturels et artistiques du pays centralisés à Stockholm, Göteborg ou Malmö, ou même avec l'étranger.

Cependant la Suède est l'un des rares pays d'Europe qui n'assure le service que d'un seul programme. L'anditeur suédois n'a pas le choix, comme l'auditeur italien, anglais ou français. Pourtant, malgré cette carence, cela ne semble pas être une très grande géne car cet unique programme est excessivement éclectique. Une neutralité absolue caractérise les programmes. Le parti politique officiel à un moment donné n'a aucun pouvoir et aucune influence sur les opinions exprimées. Tous les groupes de la population, tous les partis ont accès au micro. On notera que les catholiques, dans cet état foncièrement protestant, ne disposent d'ancune influence officielle.

Les programmes cherchent, dans la mesure du possible à équilibrer

la tendance "populaire" et 1'effort éducatif, lequel repose sur la collaboration des hantes autorités des universités célèbres d'Upsal et de Lund.

La musique occupe près de cinquante pour cent des heures d'émission partagée entre la musique symphonique, la musique légère et la musique de danse, celle-ci étant très populaire dans ce pays. Des échanges internationaux de programmes, principalement dans le domaine musical, s'organisent sur une échelle sans cesse grandissante. La coopération avec les organisations de radiodiffusion des antres pays scandinaves est particulièrement active, les langues de ces pays présentent de nombreuses analogies. A ce sujet là, le suédois s'intéresse vivement aux langues étrangères et la radio diffuse des cours d'anglais et de français, ce qui est une preuve que l'éducation par la radio atteint tous les milieux vu l'énorme intérêt suscité par ce genre d'émissions. La radio scolaire est excessivement suivie; il faut en effet penser aux nombreux enfants ne pouvant aller à l'école dans les régions isolées du pays.

Pour les émissions extérieures et les reportages, "Radiotjaust" dispose de plusieurs cars, tous équipés d'appareils d'enregistrement et d'un émetteur UHF, ces cars sont excessivement pratiques pour les reporters qui ont à se déplacer en n'importe quel point du pays. La publication hebdomadaire de "Radiotjaust" appelée: "Röster

La publication hebdomadaire de "Radiotjaust" appelée: "Röster om Radio", dont le tirage atteint 200 000 exemplaires contient tous les programmes de la semaine ainsi que de nombreux articles d'un très grand intérêt pour les amateurs d'ondes courtes. Les auditeurs sont très souvent consultés, et, chose rare, la radio entretient des relations amicales avec la presse, les sociétés d'auteurs et compositeurs et même avec l'industrie phonographique.

Dans le domaine technique, le réseau (unique) suédois comprend 33 émetteurs à ondes longues et moyennes dont 14 nationaux et 19 privés, ces derniers fonctionnent presque uniquement comme émetteurs de relais. La configuration montagneuse du pays, son voisinage avec la zone de perturbations magnétiques (aurores boréales, orages magnétiques), oblige une exploitation de certains émetteurs sur les fréquences les plus basses possible, afin de leur assurer une portée acceptable. Ne s'estimant pas satisfaite lors du partage de fréquences à Copenhague, la Suède a refusé de signer le protocole final. En effet, on a pu constater un glissement très net vers les fréquences plus élevées de tous les émetteurs suédois par rapport aux fréquences attribuées à Lucerne. L'émetteur de Fahm et les quatre réseaux synchronisés se voient attribuer des fréquences dont les partages sont loin d'être suffisants pour assurer le service dans la zone couverte par ces stations. Cependant grâce à l'augmentation de puissance de nombreux émetteurs, on peut dire que tout le pays est "touché" par le programme de "Radiotjaust".

Si un émetteur à modulation de fréquence fonctionne à Stockholm (41,625 Mc/s - 0,75 kW), la construction d'un réseau, vu le caractère géographique du pays, s'avère impraticable, car cette réalisation serait excessivement onéreuse.

Les activités de la Suède sur ondes courtes remontent à 1938 quand elle commença des émissions expérimentales an moyen de deux émetteurs de 12 kW situés à Motala. Ce n'est qu'en 1941 qu'elle inangura des programmes en langues étrangères, mais la majeure partie des heures d'émissions était consacrée au relais du programme métropolitain à destination des Suédois résidant à l'étranger. Un véritable service outre-mer très complet vient d'être inanguré depuisle 18 Janvier 1958 grâce à la mise en service à Hörby de deux émetteurs de 100 kW chaum. Toutes les régions du monde sont atteintes. Ainsi la Suède tient une place de choix dans ce spectre de fréquences si encombré, avec le but unique de servir la paix en se faisant mieux connaître aux yeux du monde.

Notons, que parmiles nouveaux émetteurs mis en service depuis peu, certains furent construits et installés par la "Standard Telephone and Câbles Limited" (STC) pour ne citer que celui de Hörby, travail-

lant sur 1178 kc/s. La particularité de celui-ci est qu'il utilise la technique de la "grille à la masse", très connue et éprouvée dans le domaine des ondes ultra-courtes sons le nom de "cathode follower". C' est, à notre connaissance, la première application des amplificateurs à la grille à la masse aux ondes moyennes. L'étage de puissance final ne comporte qu'une seule lampe accordée par un circuit oscillant unique. L'utilisation de cette méthode élimine tous les systèmes d'équilibrage et de neutrodynation. Le rendement de l'amplificateur HF se trouve être ainsi de l'ordre de 80 % et la distorsion basse fréquence, due à la chaine amplificatrice, réduite au minimum.

Le modulateurlui aussi est conçu selon le système "cathode follower". Tout ceci amène aux résultats suivants : distorsion n'excédant pas 1 % pour un taux de modulation de 95 %; réponse absolument linéaire entre 50 et 10 000 c's; rendement glob al de l'émetteur 38 %;

Emetteurs et fréquences utilisés

Centre de Motala : 2 émet teurs de 12 kW. Centre de Horby : 2 émet teurs de 100 kW.

Les fréquences attribuées pour ces émetteurs sont les suivantes :

SBO 6065 kc/s	SBP 11 705 kc/s
6095 kc/s	11 880 kc/s
7270 kc/s	SBT 15 155 kc/s
SBU 9535 kc/s	21 580 kc/s
9629	· 21 720 kc/s

Celles-ci sont toutes utilisées suivant les directions, heures ou saisons.

A titre indicatif, notons que certaines administrations telles que la marine, l'aviation, la police et surtout les PTT emploient pour leurs services, de nombreus es fréquences. Nous n'en citerons que les principales.

Ioteburg SAG: 12 695 - 8525 - 5595 - 4055 (communications avec les bateaux).

Stockholm SEF (aérodrome): 8945 - 8507 - 3896.

Varberg: 10 780 kc/s SDE; 10 804 - SDE2; 13 815 kc/s SDE3.

Motala: 5732,5 - SIB; 10 780 - SID₂; 15 665 kc/s - SIT₂; 9442,5 - SIT; 18 185 - SID₇; 15 645 - SID₆; 13 832,5 - SID₆; 10 797,5 - SID₆; 13 845 - SID₆; 7423 - SID₇; 18 052,5 - SID₇; 18 052,5 - SID₇; 18 042,5 - SID₇; 19 042,5 - SID₇; 18 042,5 - SID₇; 18 042,5 - SID₇; 18 042,5 - SID₇; 19 042,5 - SID₇

Karlsborg : SAP - 6977 kc/s.

Télévision
Service expérimental: Stockholm (image 62,25 Mc/s 0,5 kW (son 67,75 Mc/s

Stockhokm (image 175,25 Mc/s 5 kW (son 180,75 Mc/s

Définition : 625 lignes.

Les conditions de réception des émetteurs ondes moyennes suédois sont très manvaises. Les raisons sont les suivantes : obligation d'utiliser des aériens limitant le rayonnement vers le sud pour protéger d'autres émetteurs utilisant les mêmes fréquences. Ces émetteurs provoquent des interférences ou sont reçus dans d'excellentes conditions en France étouffant les émetteurs suédois.

C'est ainsi que Francfort est andible dans le Nord et l'Est et Madrid dans le Midi au lieu de Sundweill sur 593 kc/s.

Sur la fréquence de Stockholm 773 kc/s on entendra Séville Q_4 R_8 dans le midi de la France. Il arrive d'entendre Le Caire Q_3 R_4 dans certaines conditions.

Il semble aussi, qu'un nouvel émetteur antrichien de 100 kW situé à Linz s'installe de façon définitive sur cette fréquence après avoir effectué des essais.

Sur la fréquence de Göteborg 980 kc/s, Alger (programme français) sera reçu dans de bonnes conditions dans presque toute la France. Hörby (1178 kc/s) qui était la seule fréquence correctement reçue ℓ_5 R_0 il y a quelques mois, est maintenant fortement interféré par Trieste (Zone Yougoslave) 6 kW; Fahm (1223 kc/s) disparait sous des interférences multiples. Si Barcelone n'occupe plus la même fréquence, comme elle y était pourtant autorisée, en revanche, il existe une quantité d'émetteurs locaux allemands et un émetteur portuguais, relativement puissant.

Senle, la fréquence 191 kc/s est reçue dans des conditions acceptables dans toute la France, dès la tombée de la nuit.

Ces quelques exemples montrent que l'application du plan de Copenhague n'a pas apporté les améliorations de réceptions que l'on attendait. Des solutions plus heureuses auraient puêtre obtenues si tous les pays avaient été consultés. Une utilisation intensive de réseaux "sérieusement" synchronisés et d'antennes limitant le rayonnement dans une direction donnée, ainsi qu'une réduction de la puissance dès la tombée de la nuit pour certains émetteurs auraient évité bien des interférences. On aurait pu, grâce à une répartition plus judicieuse des émetteurs, espacer les "canaux" de lo kc/s. Cette chose a été faite pour l'ensemble de l'Amérique du Nord, et, cependant l'encombrement de la gamme 1605 à 540 kc/s y est encore plus grand qu'en Europe.

SUEDE : Emetteurs à ondes longues et moyennes.

Indi	- Bmetteur	Fré	quence	Puissa	T.C.	T .
cati	f	utilisée	auto ri sée	utilisée	autorisée	Conditions d'écoute
	 	· · · · ·	1	- LUISCE	at wit see	Observations
SBS	Inled	184	182	10	10	inandible.
SBE	Boden (n'est plus en service)		1	1]	1
SBG	Motala	191	191	1.50/220	200	-6
Ì			1	130, 20	***	réception faible de jour; Q ₅ R ₈₋₈
1		ł	1	1	l	de nuit;
SBF	Ostersund (1) AP	420	420	10	10	i man dible.
. 580	Sundavall (2) AP	593	593	150	150	Q2 R4; Francfort
- 1	•		1			15/190 kW, Madrita 15 kW, Sofia 60kW
- 1			l	Į.		utilisent cette
			ł .			fréquence.
SON	Malaberget	719	."	0,2	. "	
SBX	ou Stockholm (3) AP	773	773	55	150	inaud.dans le Sud.
SEB	Göteborg (4) AP	980	980	150	150	Q_3 R_6 dans le Nord Q_2 R_{3-4} dans le Sud
j		,	1		230	Q4 R7 dans le Nord
SEER	Hörby	1178	22.76	200	100	Qs_4 Rs et s - im-
į.						terferé par Trieste
SBV	Falun	1223	1993	100	100	
1	1		1		270.00	pratiquement inan- dible-interferences
SCL	Ki runa	1358		. 0,2	"	l l
SCB	Rekilstuna			0,5		- [
SBQ	Hälsingborg	,		0,5		1
SOH	Ionkoping			0,2	*	1
SOM	Kristin ekam		Ĭ.	0,2		1
SCP	Säffie	1394	1394	0,4	20	Réseau synchron.
1	1					(Sad).insadible.
SBJ	Trollhät tan			0,25		Linz 15 kW sur la
SCT	1					même fréquence.
	Uppsal a			0,5		
SOU	Varberg			0,2		
SBW	Visby	*		0,5	5	
SBM o	Hadiksvall			1		
sco	l		_	1		
Sca	Gãvle	1448	1448	0,5	, ato	Réseau synchron.
SBN	Ornaköldsvik	1			į	(Nord).inaudible.
1	Old March 1971	1	. 1	0,5		Réseau synchron. ital.sur c.fréq.
SBR	Karlakrona	1		0,5		round contest.
SBE	Porjus	1529	1529	0,075	20	Réseau synchron.
	,	~~	-5-19	0,075	¥0	(Nord).inaudible.
SBLo	tu. Usaéa.			_	1	
scs	Ogae a.		1	.1	1	fréq.encomb.d'ém. espagnols.
SCA	Borās	1	1	2	- 1	100
SCR	Halmstadt	- 100		n -	- 1	Į.
SCI	Kalmar	1			1	
SBK	Karlstad	1			_ 1	
CADA	Not variant	j	j	0,25	20	Résean synchron.
SBC	Malmö	1562	, }			Q _{3_4} R ₅ max.
SBI	Norrköping			2,5	ļ	x3_4 //5 = a2.
SCR	Uddevalla	1	1	0,25	1	- 1
SCV	Orebro	ŀ	- [0,05	})
SCV	016010			0,5		

(1) Emetteur travaillant dans la gamme attribuée aux stations côtières avec autenne protégeant le Sud-Ouest.

(2) Antenne directive présentant une puissance apparente de 20 kW pour la direction S-SE.

(3) Antenne directive présentant une puissance apparente de 20 kW en direction du Caire sur la même fréquence.

(4) Antenne directive protégeant le Sud, Alger utilisant la même fréquence.

CODE UTILISE DANS NOTRE TABLEAU

La compréhension ou l'audibilité sera exprimée ainsi qu'il sait : Q_1 inaudible; Q_2 faible, compréhensible par intermittences; Q_3 compréhension possible, mais avec difficultés. Q_4 bonne réception Q_5 très bonne réception.

Le champ ou l'intensité à la réception sera exprimé de la façon suivante :

 R_1 signal nul; R_2 signal très faible, àpeine perceptible. R_3 signal faible, mais perceptible; R_4 signal assez faible;; R_5 signal moyen suffisant pour bonne réception; R_6 bon signal; R_7 signal modérément R_8 signal fort; R_9 signal extrêmement fort.

LEXIQUE RADIO DÉTAILLÉ ANGLAIS FRANÇAIS

Par P. A. BOURSAULT, Ing. I.E.G.

(MOTS et EXPRESSIONS techniques anglais et américains)

La langue anglaise a un vocabulaire très restreint. Pour exprimer des idées, des actions très différentes, pour désigner les objets les plus divers, le Britannique ou l'Américain a peu de mots à sa disposition. Mais il les associe entre eux, et ces groupes de mots, dont les significations individuelles sont très imagées, désignent alors les nouve autés dont la technique moderne est si prodique. Le lecteur français qui n'a à sa disposition qu'un dictionnaire bilingue ne s'y retrouve jamais. La signification lui échappe totalement.

Ajoutez à cela le fait que ces groupes de mots, arrivent à être contractés en un seul, véritable te me d'argot : les Américains aiment ces néologismes fabriqués par abréviations.

Or, notre collaborateur P. A. BOURSAULT, Ingénieur I. E. G., a rédigé un remarquable cours de radiotechnique anglais-français (E. C. T. S. F. E. Editeur) qui permet aux lecteurs de trouver sur chaque châpitre de la technique radioélectrique, un texte adéquat rédigé en anglais et en français.

De ce texte bilingue, il a pu dégager un lexique des temmes et expressions techniques dont nous sommes heureux de publier l'essentiel. Nous avons choisi tous les termes et expressions non présents dans les dictionnaires techniques habituels parce que récents ou généralement omis. Nous entreprenons leur publication en rappelant que ceux de nos lecteurs qui n'ont encore aucune initiation à l'anglais technique pourront se procurer le "Dictionnaire Anglais-Français de la Radio" avec memento anglais-français des codes de couleurs, des jauges, des tables de conversion, de mesures, etc... par A. BOITARI, en vente aux Editions CHIRON, 40, Rue de Seine, PARIS 6ème.

Le travail de P. A. BOURSAULT publié ici est véritablement remarquable. Les expressions les plus curieuses vont s'éclairer pour chaque radio appelé à consulter des catalogues, notices d'emploi, formulaires, articles de revues américains ou britanniques.

TSF ET TV.

```
Follower (cathode) : montage à cathode asservie, tube à charge de
   cathode.
Foot : 305 mm.
Force (electromotive) : force électromotrice.
Force (magnetomotive) : force magnéto-motrice.
FOT: F. O. T., fréquence optimum de trafic.
Fourpole (fairy): quadripole fictif.
Prome : carcasse, trame (télévision britannique).
Frame (distributing) : bâti répartiteur.
Frame frequency : fréquence des trames (GB), fréquence des
   images (USA).
Free space wave length: longueur d'onde en espace libre.
Prequency (carrier) : fréquence porteuse.
Frequency (critical) : fréquence critique, fréquence de coupure.
Frequency (crossover) : fréquence d'alignement correct, fréquence
   de transition.
Prequency (cut-off): fréquence de coupure, fréquence critique. Prequency (field): fréquence des trames (USA).
Frequency (frame) : fréquence des trames (GB), fréquence des
   images (USA).
Frequency (highest useful field) : fréquence maximum utile de ser-
   vice, fréquence optimum de trafic, (F. O. T.).
Frequency (intermediate) : fréquence intermédiaire.
Frequency (lowest usable): fréquence la plus basse utilisable (L.U.F.).
          (maximum usable): fréquence maximum utilisable (M.U.F.).
Frequency (optimum) : fréquence optimum de trafic (F.O.T.).
Frequency (picture) : fréquence des images géométriques (38).
Frequency (recurrent) : fréquence de répétition.
Frequency (repetition) : fréquence de répétition.
Frequercy (spurious) : fréquence parasite, émission fantôme.
Frequency conversion : changement de fréquence.
Frequency converter : convertisseur de fréquence.
Frequency deviation : déviation de fréquence (GB), excursion de
   fréquence (USA).
Frequency distortion : distorsion amplitude-fréquence.
Frequency multiplier : multiplicateur de fréquence.
Frequency range : gamme de fréquence.
Frequency shift keying : manipulation par déplacement de fréquence.
Frequency swing: excursion de fréquence (GB).
Frequency transformer : transformateur de fréquence.
Prequency transformer (low): transformateur à basse fréquence.
Frequency transformer (high): transformateur à haute fréquence.
Fringe : frange.
```

```
Fuse carrier: porte fusible.
Gage : calibre, jange.
Ganging: alignement.
Ganging oscilloscope: oscillateur avec hulluleur (avec balayage
   en fréquence).
Gas engine : moteur à essence (USA).
Gas filled filament lamp : lampe à incandescence à atmosphère
   gazeuse.
Gas noise : bruit d'ionisation.
Gas-tube : tube à gaz.
Gas-tube oscillator : oscillateur à tube à gaz.
Gate : créneau (radar), porte, barrière.
Gate pulse: impulsion d'encadrement.
Gauge (wire) : jange de fil.
G C A: système de radioconduite (G. C. A.).
Gear (devel) : pignon conique.
Generator (deflection) : générateur de balayage.
Generator (electric) : génératrice.
Generator (harmonic) : multiplicateur de fréquence.
Generator (induction) : génératrice asynchrone.
Generator (magneto): magnéto (d'appel ...).
Generator (pulse) : générateur d'impulsions.
Generator (signal) : générateur de signal, générateur d'essais.
Generator (synchronous): alternateur synchrone.
Generator (timer) : chronodéclencheur électronique.
Ghost : effet d'écho.
Glass enclosure : ampoule de verre.
Glide path localizer : radiophare d'alignement de descente.
Graded filter : filtre étagé.
Grid (control) : grille de commande.
Grid (floating) : grille en l'air.
Grid (screen-) : grille écran.
Grid (suppressor) : grille d'arrêt.
Grid dip meter : générateur à déflexion de courant de grille.
Grid-leak resistance : résistance de fuite de grille.
Grid noise (induced) : bruit induit de grille.
(1) Voir TSF et TV N° 287 et 288.
                                                          (d suivre)
```

NOTE. - Quand le mot anglais est suivi d'un second *entre p arenthèses*, c'est le second qui, dans l'expression, doit se placer devant. Exemple: ! Angle (tit) s'écrit : tit angle, lis sont seulement inversés dans le lexique pour faciliter la recherche dans l'ordre alphabétique.

LE CONCERTO

Voici les caractéristiques générales, mécaniques et radioélectriques, de l'appareil que nous vous présentons aujourd'hui :

Réglage individuel de l'amplification des notes graves et des notes aigués - Amplification BF de puissance par étage push-pull - Trois gammes d'ondes normales, et en sur la bande étalée des 49 mètres; chaque gamme est portée sur une glace du cadran, et chaque glace est éclairée individuellement suivant la gamme mise en service - Régulation antifading différée - Haut-parleur de 24 centimètres de diamètre, à aimant ticonal - Musicalité améliorée par contre-réaction BF - Cadran à grande visibilité et à grande démultiplication.

Dimensions extérieures : longueur 63 cm, hauteur 40cm, profondeur 34 cm.

Enfin, et cela ne gâte rien, cet appareil est habillé d'une élégante ébénisterie aux lignes sobres et harmonieuses, expression certaine du bon goût français ... (nous en publions la photo par ailleurs.)

Un appareil soigné

On voit que ce récepteur peut être classé dans la catégorie des appareils de luxe, et nous allons examiner de plus près ses différentes particularités.

Tout d'abord, lorsqu'on examine sa présentation extérieure, on remarque immédiatement l'utilisation d'un très grand cadran qui occupe la majeure partie de la face avant du poste. Disons de suite que cette disposition n'a pas été adoptée uniquement dans un seul but d'esthétique... La visibilité totale des glaces est de 42 cm, et la course de l'aiguille de 35 cm; c'est dire par conséquent que pour un déplacement total de 35 cm, l'aiguille explore, parcourt une gamme d'ondes entière, le condensateur variable effectue une rotation complète.

Prenons par exemple la gamme normale des ondes courtes qui s'étend de 18 à 5,9 Mégacycles; ce serait théoriquement des centaines d'émissions que l'on devrait pouvoir recevoir sur cette bande. Or, sur des modèles de cadrams plus anciens, elle est explorée par une course totale de 17 cm de l'aiguille, d'où un "chevauchement" des émissions entre elles, un règlage trop "pointu", rebutant pour l'amditeur. Il n'est pas besoin d'une longue démonstration numérique pour comprendre que si cette même gamme est explorée par une course de 35 cm, les mêmes émissions se trouvent plus espacées entre elles, et on obtient une plus grande facilité de lecture. A montage radioélectrique égal, on réalise ici une sorte d'étalement mécanique qui permet un repérage plus aisé.

Le schéma

L'étage changeur de fréquence est équipé de la très intéressante triode-hexode ECH42, dont l'emploi rationnel a été traité dans notre numéro 287 de Septembre; nous n'y reviendrons donc pas.

Le bloc accord-oscillateur fournit, nous l'avons dit, les trois gammes d'ondes normales et en sus la bande étalée des 49 mètres qui s'étend de 46 à 51 mètres. Cette disposition est très intéressante, car sans entrainer de frais élevés ni ancune complication du câblage elle permet de bénéficier d'une gamme supplémentaire qui comporte notamment bon nombre d'émetteurs de langue française as sez recherchés des anditeurs. Citons par exemple Radio-Monte-Carlo, Radio-Andorre, la Suisse, qui sont reçus avec la plus grande facilité.

Ce bloc d'accord comporte une galette spéciale qui permet de commuter en même temps l'éclairage du cadran. De cette façon on éclaire automatiquement la glace qui porte la gamme mise en service.

Le condenseteur variable est du type anti-Larsen; il est monté sur berceau élastique, ce qui évite que des vibrations mécaniques provenant par exemple du haut-parleur ne soient transmises aux lames mobiles. Signalons que sur ce modèle, c'est la cage la plus petite qui doit être utilisée comme cage d'accord.

L'étage amplificateur moyenne fréquence est équipé de la pentode

EF41 et ne présente aucune particularité.

Des deux diodes de l'EBC41, l'une est utilisée pour la détection et l'antre, qui est attaquée par l'intermédiaire d'un condensateur e 50 pF, fournit la tension de régulation automatique. Par ce montage, la régulation est différée, ou retardée, c'est-à-dire qu'elle ne commence à agir que sur les émissions relativement puissantes et conserve au récepteur le maximum de sa sensibilité sur les émissions faibles.

L'ensemble R_{12} et C_9 constitue un filtre MF, ayant pour but d'éviter des accrochages de l'étage moyenne fréquence.

L'indicateur visuel d'accord est constitué par le nouveau tube EM34, dont le branchement est absolument identique an 6AP7, plus ancien et bien connu.

Nous arrivons ensuite au dispositif qui permet de régler individuellement l'amplification des notes graves et des aigues. Il est constitué par les deux potentiomètres de 500 000 ohms P_1 et P_2 .

Lorsque le curseur de P_1 est en A et celui de P_2 en B, toutes les fréquences musicales passent par le condensateur C_{15} de 1000 pF, valeur relativement faible. Les fréquences basses (donc les notes graves) rencontrent une plus forte impédance que les fréquences élevées (donc les notes aiguës) qui sont plus facilement transmises à la grille de l'EBC41. P_1 commande donc l'amplification des aiguës, et dans cette position, la résistance R_{18} de 200 000 ohms empêche que P_2 ne court-circuite P_1 directement à la masse.

Lorsque le curs eur de P_2 est en A, la totalité des fréquences est transmise. Si alors on pousse le curs eur de P_1 vers B, P_2 se trouve shunté par le condensateur de 1000 pF qui dérive les aigues à la masse. La tonalité est donc plus grave, P_2 commande l'amplification des notes graves.

Entre ces positions extrêmes, on dispose de toutes les positions intermédiaires qui permettront à l'anditeur de doser d'une façon très souple, à sa convenance, la tonalité de la réception.

Dans l'anode de l'EBC4, la résistance de 30 K et le condensateur de 0,1 microfarad constituent une cellule de filtrage supplémentaire destinée à éviter que la moindre ondulation ne soit appliquée à l'anode, pourse traduire parun superbe ronflement au haut parleur...


La déphaseuse est constituée par l'EF41, montée en triode en réunissant directement l'écran à l'anode. Les tensions déphasées de 180° sont prises aux bornes des résistances R_{22} et R_{23} . Signalons que ces deux résistances doivent être de valeurs absolument identiques entre elles. De là, on attaque ensuite le push-pull des deux EL41. Bien que la résistance de polarisation de 100 ohms soit parcourue par des composantes alternatives en opposition de phase, donc qui s'annulent, nous avons pu constater qu'en pratique la présence de C_{21} est nécessaire pour éviter des grincements BF et stabiliser cet étage.

La contre réaction est ici totale pour toute l'amplification BF du récepteur, puisqu'il y a report depuis la bobine mobile du hant-parleur jusqu'à la cathode de l'EBC41. Nous rappelons à nos lecteurs que, si au moment de la première mise sous tension du chassis, on entend un superbe sifflement-hurlement, c'est qu'il y a réaction positive au lieu de contre-réaction. Il suffit alors d'inverser les deux fils qui aboutissent aux points A et B de la bobine mobile du hant-parleur pour que tout rentre dans l'ordre.

Le hant-parleur est un modèle à aimant permanent Ticonal, de 24 cm de diamètre, avec broches prévues pour le branchement de la bobine

Terminons l'examen de ce schéma par l'étage d'alimentation.

Transfo et valve ne présentent aucune particularité; remarquons que la première cellule de filtrage composée de la self et du condensateur \mathcal{C}_{20} est suivie d'une seconde cellule composée de R_{28} et \mathcal{C}_{27} , ceci afin d'éliminer tout risque de ronflement au haut-parleur qui, de par son grand diamètre, aurait une trop fâcheuse facilité à reproduire le 100 pério des du secteur redressé.

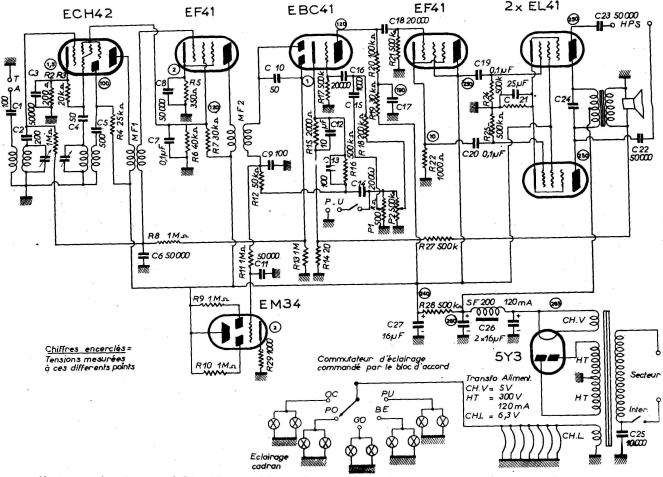

Montage mécanique, réalisation pratique

Nons donnons ci-contre le plan de câblage du CONCERTO et une vue du dessus du chassis, indiquant la disposition à donner aux divers organes au moment du montage.

La mise en place de ces éléments ne présente aucune difficulté particulière, les chassis étant généralement percés convenablement pour les recevoir. Nous voudrions toutefois vous donner quelques indications pratiques sur le montage et la mise en place de ce grand cadran et des accessoires qui l'accompagnent. Nous avons en effet remarqué bien des hésitations et des erreurs chez des Radiotechniciens, même entrainés, qui effectuaient un tel montage pour la première fois.

Commencez par mettre en place le condensateur variable, le bloc d'accord et les deux potentiomètres. Ensuite les deux montants qui anront à supporter tout le cadran; le chassis étant placé de vant vous normalement, d face, celui de droite porte en haut deux poulies, celui de grauche n'en porte qu'une. Ne bloquez pas encore les deux écrous de serrage.

Sur l'axe qui commande le CV, enfilez la ponlie qui porte le câble d'entraînement de l'aiguille; déronlez ce câble jusqu'à un certain pincement provisoire qu'il ne faut pas défaire de suite. Passez les deux brins du câble sur les deux poulies du montant de droite, puis l'extrémité (la boucle) dans la poulie du montant de gauche. En haut des deux montants, fixez le rail sur lequel coulisse le chariot porteraiguille; an cours de cette opération, le ressort du câble se tendra; enlevez alors le pincement provisoire, et remarquez bien que le ressort doit se trouver derrière le rail.

Des maintenant, as surez-vous que lorsqu'on tourne l'axe vers la droite par exemple, et que le CV se ferme, le brin du câble qui entrainera l'aiguille se déplacera vers la droite. Exez l'aiguille sur son chariot.

Vissez le décor-enjoliveur sur les montants, des trous sont prévus à cet effet; c'est alors que vous pourrez bloquer la fixation des montants sur le chassis. Fixez les glaces, elles s'appuient sur de petites bandes en caoutchouc; plaquez-les bien pour éviter des vibrations.

Fermez complètement le CV (lames mobiles rentrées) et tournez la poulie d'entrachement de façon à amener le ressort du câble à gauche près de la poulie de renvoi. Amenez l'aiguille en fate de la graduation 180° du cadran et fixez le chariot au câble; bloquez alors la poulie sur l'axe et assurez-vous qu'au cours d'une course complète le câble ne sort pas de la gorge qui lui est réservée.

Présentez ensuite le baffle, derrière le cadran. Il est maintenu

par des équerres, sur la face avant est fixé un tissu noir qui doit descendre suffisamment de façon qu'on n'aperçoive ancun mécanisme à travers les glaces lorsqu'on regarde le poste de face.

Avant la fixation définitive, ajustez le trou qui permettra le passage de l'oeil magique en face du trou qui est prévu dans le décor enjoliveur. L'oeil magique est maintenu par une pince ellemême fixée sur le baffle par deux vis à bod.s.

Fixez le haut parleur au baffle. Pour le maintenir vertical, on peut soit fixer le baffle en haut des montants, soit caler le HP entre son transfo de modulation et le chassis.

En voici terminé avec cette partie un peu particulière; le montage des antres éléments est classique et s'effectuera facilement. Pour le câblage, on commence par plaquer dans le fond du chassis les lignes de masse, en fil nu, puis les connexions blindées dont les gaines métalliques seront soigneusement soudées entre elles et à la masse. On poursuit ensuite en câblant les circuits de chanffage, l'alimentation, les polarisations, l'antifading, le bloc et les circuits haute tension. Tout ceci est évidemment donné à titre indicatif et n'a absolument ancun caractère rigoureux.

La ligne hante tension est constituée par un fil nu situé "en l'air", à 4 cm environ du fond du chassis. Ce fil fait en somme office de ligne de distribution, et cette disposition est très commode, elle facilite le câhlage et contribue à obtenir un aspect clair et aéré de l'ensemble.


Rappelons qu'il est recommandé de laisser les supports de lampes bien dégagés, de façon qu'ils soient toujours accessibles à la pointe de touche du Multimètre.


Essais et mise au point

Nous avons porté sur le schéma de principe, par des chiffres cerclés, les tensions que l'on doit relever en différents points du montage. Disons d'ailleurs que ces valeurs ne sont nullement critiques, et qu'un écart de 10 à 20 % par exemple sera sans grande importance.

Nous ne reviendrons pas sur la question de l'alignement qui a fréquement été traitée dans les pages de cette revue. Disons que le jeu de bobinages, bloc et transfos MF, est fourni préréglé et vous pourrez constater avant d'avoir effectué la moindre retouche, que le récepteur possède déjà ain si une sensibilité élevée.

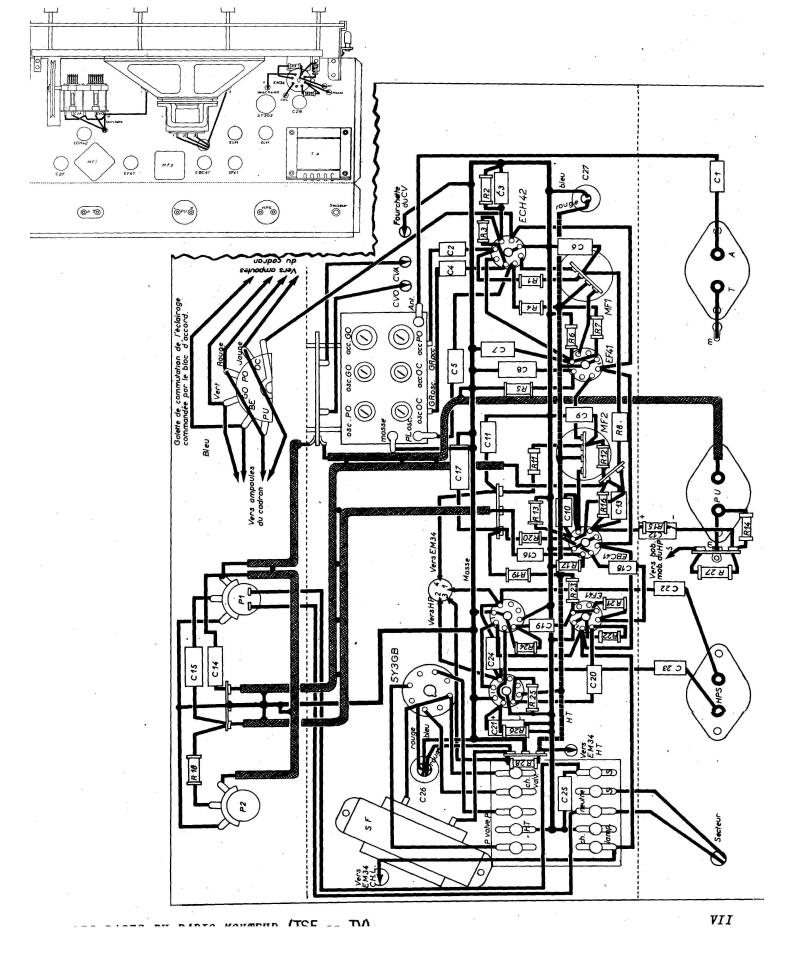Il sera bien entendu nécessaire de retoucher les différents réglages, d'une part pour caler les émissions exactement à leur place, d'autre part pour faire rendre au récepteur le maximum de sensibilité possible.




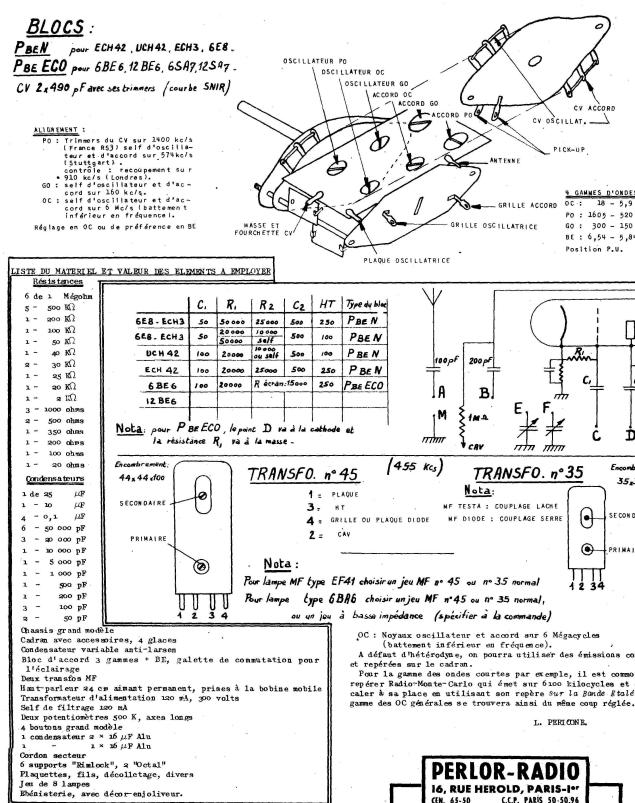

Voici les points d'alignements préconisés par le fabricant du jeu de bobinages :

PO: Trimmers du CV sur 1400 kc/s (France RS3) Noyaux du bloc sur 574 kd's (Stuttgart)

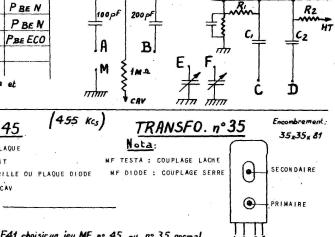CD : Noyaux oscillateur et accord sur 160 kc/s.



ANTENNE

GRILLE OSCILLATRICE

GRILLE ACCORD

OC : Noyaux oscillateur et accord sur 6 Mégacycles (battement inférieur en fréquence).

A défaut d'hétérodyne, on pourra utiliser des émissions commes et repérées sur le cadran.

Pour la gamme des ondes courtes par exemple, il est commode de repérer Radio-Monte-Carlo qui émet sur 6100 kilocycles et de le caler à sa place en utilisant son repère sur la Bonde Etalée; la

L. PERICONE.

CV OSCILLAT.

PICK-UP

GAMMES D'ONDES OC: 18 - 5,9 Mc/s

Po : 1605 - 520 kc/s

GO: 300 - 150 kc/s BE : 6,54 - 5,84 Mc/s Position P.U.




16, RUE HEROLD, PARIS-I-C.C.P. PARIS 50-50.96 CEN. 65-50

VOUS FOURNIRA TOUTES LES PIÈCES DÉTACHÉES NÉCESSAIRES AU MONTAGE DU MODÈLE

1. 1.		1 6 #8# 00			_	-				_	_	-		-	-	_		-	_	-	
	τ	#85 #	=		 8	54	. 6	+ 0 +	+ 0 + 4 +		+ 90							Ĭ.			365 660
	101		Proj.	0	E 0	Téhéran	819	+ C + 1NF	•		PS					+	•	_	F 250	285 000	
The control of the	LMT		-	E 0 u	£ 0 ¢	18 stat.	819	HF + C + 5MF	+ 0 + 24		S	_				٠	2WF + D + 28		F 130	19 000	
Continue Continue	0.8.4	01831-0W83	1 0 L C C	\$ \$0 d	\$ 50 d			+ F F	+ V F	¥	÷ 0	۵					F + 0 + 8F	æ		000 66	295 660
This content This		07836-0483	1 0 J	poss		36	<u>.</u>	. 6.		×	۵ وو	•				=	, p	<u>~</u>		109 000	305 606
1985 1		07843~0484		poss		£	÷	٠ •	+		+ o	6				-		ž		148 000	325 600
11.1 11.1		M-#58M0	×		2	3.4	. d .		1	×	÷50	۵					, bl 1	<u>~</u>			365 000
Table Tabl	PATHE-WARCON!	T253 ou	u	60 5	600		819	super grande	distance							ű		~			180 060
117224 C 0 0 0 0 14. 2 2 2 2 2 2 2 2 2	PHILIPS	T254 TF1426A	۰	600			819	cascode +	C + 4 MF	_	90		•0				+	æ			
11726. 1		TF1428A	υ	900	LO E		819	. p	, .		90						+ 0 + 28F	ã			150 000
1121224 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ŀ	TF1726 A	۰	400		4	8 19	. p.	,	×	90	o					+ 0 + 2BF	ě.			
131-131-1 1		TF1728A	v	60 £	٠ و د		8 19	. 0	j	×	90		6 0				0	œ.			****
143, 143, 143, 144, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145	•	TF2328 A	U	400	_	58 diagonal	8 19	н	. Yd		90						+		1F 300		250 000
283	POINT BLEU	161-162-		8		ī	819	+	* + 0 +	¥	~		6 0				۵.	DZ.		٠.	
1		281-282		60 E	80 6	36	8 19	· p.		×	2	٥	80			=	٠.	ď		r.	
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1	·	283	*	3		36	819	1 19	c		۲.	۵	•				e.	α	_	~	3
R. 1915 To a control R. 1915 To a control R. 1915 R. 1	RADIALVA	36	3	90	_	36	819	+	+								2MF + B + 2				12, 060
RAYSOLD C Non Non 36 819 NF + C + NMF + D + 2VF K D6 D + D6 M M M M M M M M M		£	3	g og	r o r	# 2	819	+ •	+			_	•				2MF + D				150 000
RAJ266 C Ano	RADIOLA	R A3626		50		36	819	.	+ 0 + 2				•				+ 0 + 28F	α		66	
RANTON FOR TOW C COLUMN FOR THE		R A3628		700		36	819	+ •	÷ • +				•		-		+	œ			150 000
1	·	R A 5728		000		51	8 19	J	+ 0 +				#				4F + 0 + 2MF	α			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RADIO-INDUSTRE				\$ s o d	36 fand		+	PI & 2 + 3									α			
1	·	SATEVEA	۳		ssod	54 fond		+	F + 1 YI				•				+			200	
528.44 T 000 001 36 819 HF + C + 3MF + 1 VF Sy1-6 5 6 6 6 6 6 6 6 6	RD UNIC	5131	۰	n 0 n	د و د	31 piat 21x2		+ • +	0 +				8 0		-		*		700		
36 T 0 on 0 on 36 819 HF + C + 3HF + 1 VF 5 pl R B B B B B B C H + 2BF R B B B B C H + 2BF R B B B B B B B B B		52814	-	6	60 E		8.19	+ 5 +	+ 0 +	2VF K			•	-		-	+ B +				
43i T	REELA	36	-	ě		36	819	+ 5 +	F + 1 VF		-1 el c	-	6				4F + 2BF	œ			
51 T		ŝ	-	ē		43	819	+ 0 +	F + 2 VF		2	_	•		-		1F + 2BF	*			
5tlyzeb T non dkn	,	51	۴	0		16	819	+ 3 +	F + 2VF	<u>-</u>	. P.	-	10				WF + 28F	~			
SF13FB T non		5.1		3		51	819	+ 5 +	4F + 2VF		4. PS		60				4F + 28F	Œ			
FP36 C ou T non non 36 B19 HF + C + 4MF + D + V K DG B MV B1 B1 2MF + D + 2BF R1 140 125 000 135 FP43 C non non 36 ou 43 B19 HF + C + 4MF + D + 1VF K From - B B MV B1 B1 2MF + D + 2BF R1 140 175 TV7 K ou i ou i ou i du i 43 B19 2MF + C + 4MF + D + 1VF K From - B B MV MI B1 1MF + 2BF R1 250 36 TV7 K ou c nos poss 34 fond place 819 1MF + C + 4MF + 1VF K FS B B MV MI B1 1MF + 2BF R1 250 TV7 T ou c nos poss 34 fond place 819 2MF + C + 4MF + 1VF K FS B B MV MI B1 1MF + 2BF R1 250 TV7 T ou c nos poss 34 fond place 819 2MF + C + 4MF + 1VF K FS B B MV MI B1 1MF + 2BF R1 250 130 000	SCHEIDER	SF192FB	-	e o u		α	819	+ 0 +	+ 0 +				0	-			+ 0 +				
FP43 C non non	•	F P36				36	819	+	+ 12 +			-	*0	-			+ 0 +			125	195 000
TV7 T ou C non non 36 ou 43 819 2HF + C + 4MF + D + 1VF K Room - 8 8 81 81 2MF + D + 1BF RL 250 86 = 123 500 19; TV7 k oui aui 43 819 2HF + C + 4MF + D + 1VF K 44 - 8 8 81 81 2MF + D + 1BF RL 250 39; T ou C poss poss 5% fond plat 819 2HF + C + 4MF + 1VF K PS D 8 MV MI 81 1MF + 28F RL 160 200 000 T ou C id. 1d. 36 fond plat 819 2HF + C + 5 MF + 2VF K PS D 8 MV MI 81 1MF + 28F RL 150 200 000		FP43	U	200		\$	819	+	+				6 0				+ 0 +				17, 000
TV7 K out out 43 819 2NF + C + 4MF + D + 1VF K 1d 8 6 81 81 2NF + D + 1BF RL 250 395 T out C poss pass 34 fond place 819 1MF + C + 4MF + 1VF K PS D 8 MY MI 81 1MF + 28F RL 160 200 000 T out C 1d. 1d. 36 fond plat 819 2MF + C + 3MF + C + 7 FS D 8 B B B 1 MF + 28F RL 220 130 000	SORORA	TVT	7 00 5			36 ou 43	819	2HF + C + 41	+ 0 + 4				•				+	<u>«</u>		36 = 123 43 = 155	199 000
Tou C poss poss 54 fond plat 819 IMF + C + 4MF + 1VF K PS D B MY MI 81 IMF + 28F RL 160	,	TV7	*	3		£	819	2NF + C + 41	4F + 0 +	1VF K			60				4F + 0 + 18F				990 366
C 14. 14. 36 fond plat 819 2NF + C + 3NF + 2VF K PS B B BI BI + 2BF RL 220	TELE-ARIANE		3 -		s sod s	54 fond plat			4F + 1VF				*				4F + 2BF	~			
1			7 64 0		14.	36		ت د	1F + 2VF			-		-	-	-	IF + 28F	~		\dashv	

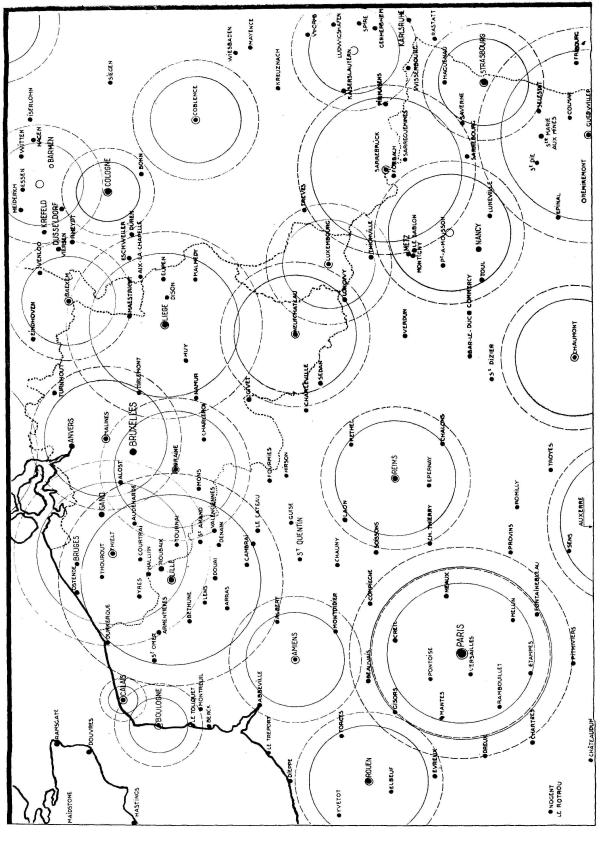(1) DG = dét, grille; D = dlode; PS q pentode saturée, (2) B = Blocking; MY = Multivièrateur; T = thyratron; A = Auto-relaxateur; I = Intégration des tops; (3) TF frans-fe necieur: RL = retour lignes; OBF = Oscillateur NF.

INÉDIT: CARTE TV de la France Nord et Est, de la Belgique, de la Sarre et du Luxembourg - avec zones de portée commerciales (plutot pessimistes) couvertes par les futurs émetteurs (voir leurs fréquences et leurs puissances dans TSF et TV nº 288, d'octobre 1952.



Reproduction interdite - Tous droits réservés par TSF et TV (LA TSF POUR TOUS)

HAUT-PARLEURS pour TÉLÉVISEURS

par L. CHRÉTIEN, Inq. ESE

L'image et le son

Il y a l'image... et il y a le son. L'image est l'objet de tous les soins. Peut-on en dire autant du son?

Et cependant! Le son de la Télévision pourrait être excellent. Ici, avec la largeur de bande dont on dispose, on peut transmettre toutes les composantes acoustiques, en y comprenant même tous les harmoniques. On peut se permettre d'utiliser une bande passante dépassant 15 kilohertz. Ainsi le son de la télévision pourrait faire concurrence à la modulation de fréquence.

Dans l'état actuel des choses, le « son » de la télévision n'est pas parfait. Il s'en faut même de beaucoup... Mais on peut espérer que tout cela va s'arranger


dans un proche avenir.

Est-ce parce que le son « fourni » avec l'image est d'insuffisante qualité que les constructeurs de télévision adoptent des haut-parleurs aux possibilités assez limitées? Certainement pas. Toutefois, il y a parfois une raison technique à cet état de choses. Un petit haut-parleur présente un champ magnétique de fuites peu étendu...

Or, dans un téléviseur, au voisinage du tube à rayons cathodiques, les fuites magnétiques sont fort dangereuses :

elles apportent une distorsion de l'image.

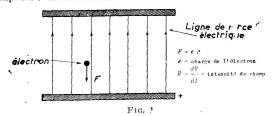Il est important de bien connaître le mécanisme de cet effet pour pouvoir l'éviter en disposant les éléments qui composent un téléviseur.



Action des champs électriques sur un électron

L'électron est, tout d'abord, une certaine quantité d'électricité ou, comme on dit, une certaine « charge ». On peut même dire que c'est la charge électrique par excellence, puisque presque toutes les autres charges qu'on peut pratiquement utiliser ne sont que des rassemblements

ou des « absences » d'électrons.

Placée dans un champ de force électrique ou, comme on dit plus simplement, champ électrique, l'électron est soumis à une force de déplacement. Cette force est indépendante de la vitesse et elle s'exerce dans la direction des « lignes de force » de champ. Tout cela est bien connu... C'est ce principe qu'on met en action dans les tubes diodes, triodes, tétrodes, etc..., aussi bien que dans les tubes à rayons cathodiques du modèle dit « électrostatiques »... (fig. 1).

Action du champ magnétique sur un électron

Un champ magnétique est un lieu de l'espace dans lequel une masse magnétique est soumise à une force. Dans un tel lieu une charge électrique fixe n'est soumise à aucune action.

Un pôle d'aimant, représentant une certaine masse magnétique est le point d'application d'une force.

Un courant électrique, nécessairement accompagné d'un champ magnétique est, lui aussi, soumis à une force. La place a montré cela il y a fort longtemps.

Mais qu'est-ce qu'un courant électrique? C'est un déplacement de charges électriques. Des électrons en

mouvement constituent un courant électrique.

Ainsi, au repos, un électron n'est pas sensible à l'action du champ magnétique. Il le devient dès qu'il se déplace. Ce n'est donc pas seulement une charge, c'est aussi un courant.

Je suis oiseau, voyez mes ailes, disait la chauve-souris du fabuliste. Ainsi, l'électron en mouvement est soumis à la fois aux lois de l'électrostatique et de l'électromagnétisme. Essayons maintenant de préciser tout cela.

Loi de Laplace

Il est bien probable que Laplace n'avait point la moindre idée de l'existence de l'électron. Mais ce n'est pas une raison pour qu'on ne puisse employer la loi qui porte son nom pour résoudre le petit problème qui nous intéresse.

Un élément de courant d'une longueur dl, parcouru par un courant d'intensité i, placé dans un champ magnétique ¿C dont les lignes de force font un certain angle avec lui est soumis à une force dont la grandeur est donnée par

 $F = \mathcal{H} idl \sin \alpha$

Cette force est perpendiculaire à la fois à l'élément de courant et aux lignes de force du champ H.

Il nous faut maintenant transposer cette loi pour l'appliquer à nos électrons en mouvement. Rien n'est plus facile (fig. 2).

Qu'est-ce que i, intensité de courant ?

C'est le quotient de la quantité d'électricité dq qui traverse l'élément de courant pendant le temps dt

$$i = \frac{dq}{dt}$$

la formule devient donc :

$$F = \mathcal{SC} \frac{dq}{dt} \sin \alpha$$

Mais dans le cas d'électrons en mouvement dq est la charge e de l'électron et dl/dt représentant le quotient




de la longueur dl parcourue pendant le temps, dt est la vitesse. En conséquence, la force est donc :

$$F = \partial \mathcal{C} e \nu \sin \alpha$$

Si l'électron se déplace dans la direction des lignes de force $\sin \alpha = 0$ et, en conséquence, la force est nulle. Il n'y a donc pas déviation du faisceau électronique.

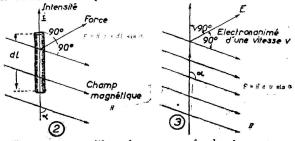
En revanche, la force est maximum et égale à : $\partial \mathcal{C}$ evquand l'électron se déplace perpend culairement aux lignes de force du champ.



Remarquons qu'il ne faut pas confondre force et grandeur de la déviation. On peut montrer que, dans un champ uniforme qu'il aborde perpendiculairement, un électron, animé d'une vitesse uniforme, a une trajectoire circulaire dont le rayon est donné par

On voit ainsi, sur la figure 4, que le rayon est d'autant plus grand, c'est-à-dire la déviation d'autant plus petite, que les électrons sont plus rapides. Ainsi, la distorsion sera généralement moins à craindre si l'on utilise un tube à rayons cathodiques avec une très forte tension d'accélération.

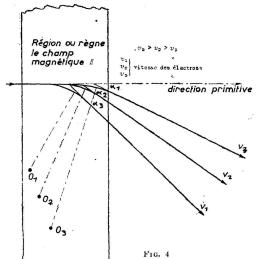Armés par cette petite étude théorique, nous pouvons maintenant aborder les problèmes pratiques.



Considérations générales


Pour obtenir l'impression très nette de « présence », il faut, en télévision comme au cinéma, que le son semble sortir de l'écran. Il ne saurait donc être question de séparer le haut-parleur et de l'installer dans un meuble indépendant.

Où placer le haut-parleur P

Cette solution pourrait convenir, mais elle conduit naturellement à un encombrement considérable. Dans le téléviseur moderne, avec tube de 36, par exemple, toute la face avant est occupée par l'écran lui-même. La partie inférieure de l'ébénisterie porte les quelques boutons de réglage indispensables : accord, lumière, contraste, finesse et son...

Pour obtenir une reproduction correcte, il faut un hautparleur d'au moins — 19, 21 ou mieux, 24 centimètres de diamètre. Il est donc impossible de le loger sur la face avant.

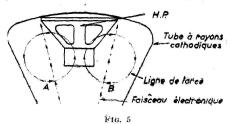D'autre part, cette disposition pourrait amener une distorsion importante de l'image. Il suffit de jeter un coup d'œil sur la figure 5 pour se rendre compte que, dans les régions comme A et B, le faisceau électronique coupe perpendiculairement les lignes de force du champ de fuite. Les risques de distorsion sont donc très grands.



Haut-parleur horizontal

Une solution déjà meilleure consiste à placer le hautparleur horizontalement, au-dessus du tube, de manière à projeter les sons vers le haut. Une grille spéciale, en forme « d'abat-sons » (voir figure 6), peut renvoyer les sons vers l'avant. Cette action s'accompagne d'un effet de diffraction des fréquences élevées, qui supprime la concentration des rayons sonores.

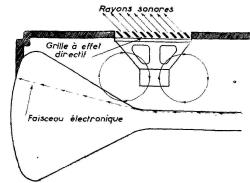


Fig. haut-parleur débouchant sur le dessus de l''ébénisterie.

Cette solution n'est cependant pas parfaite. D'abord il est difficile de concevoir un joli meuble présentant une surface horizontale discontinue, coupée par la grille du haut-parleur. Ensuite, le tube à rayons cathodiques étant placé à la partie supérieure du châssis, on dispose de peu de place pour loger le haut-parleur... Or, l'intensité de champ magnét que décroît en fonction du carré de la distance...

Notons toutefois que les trajectoires électroniques sont pratiquement parallèles aux lignes de force, l'action du champ magnétique est donc très réduite.

Haut-parleur latéral

Une solution souvent plus pratique consiste à placer le haut-parleur latéralement. Le châssis étant généralement plus large que haut, on dispose d'une place plus importante.

On notera que les lignes de fuites sont parallèles aux rayons, dans la région où elles peuvent normalement les rencontrer (fig. 7). On complètera utilement le haut-parleur au moyen d'une grille réflectrice ou diffractante.

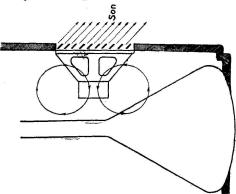


Fig. 7. - Cas d'un haut-parleur latéral.

Le défaut du système c'est qu'il est boiteux... ou, en d'autres termes, qu'il manque de symétrie. Le son semble venir d'un seul côté.

La meilleure solution, c'est évidemment d'adopter deux haut-parleurs. Notons qu'acoustiquement la solution est excellente. Il faut prévoir des fréquences de résonances légèrement décalées et alimenter les deux bobines mobiles en parallèle sur le même enroulement du transformateur de sortie.

C'est cette solution que nous avons personnellement adoptée.

Choix du haut-parleur


Nous avons déjà indiqué plus haut qu'il n'y avait aucune raison de ne pas profiter de toutes les qualités possibles pour le « son » et qu'il fallait par conséquent adopter un haut-parleur d'au moins 19 centimètres et plus..., si possible.

Il s'agit maintenant de déterminer quels types, parmi les nombreux modèles à aimants permanents.

Ce sont les considérations relatives aux fuites magnétiques qui vont nous guider.

Aimants en anneau et barreaux aimantés

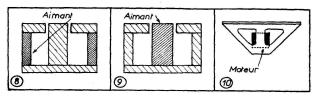Les premiers haut-parleurs électrodynamiques à aimants permanents utilisaient un anneau d'acier spécial (fig. 8). Le poids en était considérable. Ce système encore employé ne convient pas pour les téléviseurs. Les fentes magnétiques sont extrêmement importantes. Il suffit d'approcher un objet de fer ou d'acier du haut-parleur pour s'en convaincre...



Un tel haut-parleur provoque une distorsion de l'image à une distance de 15 ou 20 centimètres...

L'emploi des nouveaux alliages (Ticonal), à trempe orientée, a permis la fabrication de haut-parleurs beaucoup plus légers, avec un champ plus intense dans l'entrefer.

L'aimant est alors un simple barreau (fig. 9) et il est complété par un circuit magnétique extérieur qui canalise les lignes de force. C'est, en somme, la transposition du système utilisé dans les anciens haut-parleurs à excitation. Les fuites magnétiques peuvent être négligeables si le circuit magnétique est bien dimensionné.

Un tel haut-parleur peut convenir, mais on peut encore faire mieux. On peut inverser la position relative du barreau aimanté et de la membrane. On obtient ainsi un haut-parleur à moteur avant (fig. 10).

On éloigne ainsi la zone dangereuse de la trajectoire des faisceaux cathodiques.

Nous avons fait des essais avec un haut-parleur de ce modèle (Audax TV24PV8). On ne constate rigoureusement aucune action sur les faisceaux électroniques, même quand le haut-parleur est pratiquement en contact avec le tube.

Lucien CHRÉTIEN.

Mesures et performances du "Télévisso L. B."

Ce téléviseur à large bande a été décrit complètement dans notre n° 288 d'octobre 1952.

Nous rappelons que tous les schémas, toutes les valeurs de résistances et condensateurs, les détails de réalisation des bobinages ont été donnés le mois dernier.

Notre service technique peut fournir les plans de réalisation mécanique du châssis.

Voici quelques précisions et le résultat des mesures effectuées.


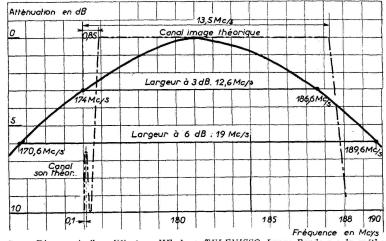


Fig. 5. — Réponse de l'amplificateur HF du « TELEVISSO Large Bande » ; la méthode de mesure est donnée en fig. 5 bis.

F1G. 5 bis. — Réponse de l'amplificateur HF: En 1, le générateur attaque la grille mélangeuse 12AT1, la self L4 étant shuntée. La déviation est relevée au microampéremètre. En 2, le générateur attaque le circuit d'entrée, le niveau étant ajusté pour obtenir la même déviation en _H A. D'où le gain et l'atténuation en dB, pour chaque fréquence, de la courbe de réponse de la fig. 5.

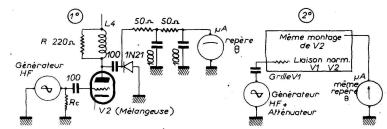

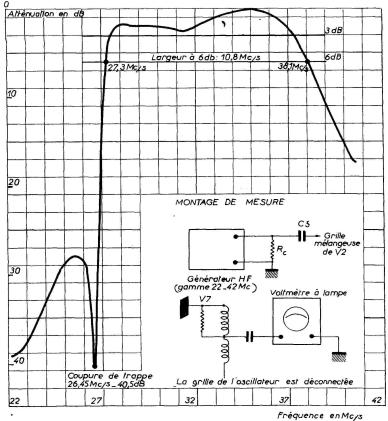


Fig. 6. -- Réponse totale des étages MF image

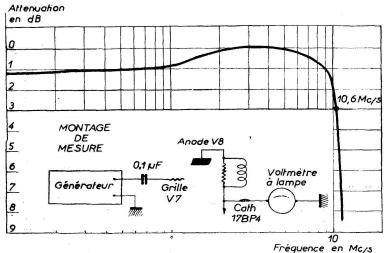


Fig. 7. - Réponse des étages vidéo jusqu'à 11 Mc/s

Quatre réglages accessibles au téléspectateur :

- 1) Interrupteur et volume de son (P2, schéma fig. 2).
 - 2) Brillance (Ps, fig. 2).
- 3) Contraste (sensibilité MF : P_1 , fig. 2).
- 4) Accord « fin » sur la fréquence porteuse (canal 174-188 Mc/s).

Cinq réglages supplémentaires accessibles :

- 5) Concentration (Ps, fig. 2).
- 6) Balayage lignes (Pr., fig. 2).
- 7) Amplitude image (Pa, fig. 2).
- 8) Linéarité image (P5, fig. 2).
- 9) Balayage image (P4, fig. 2).

Les mesures et résultats

La consommation totale est de 225 watts sur secteurs alternatifs 110 à 245 volts, 50 c/s.

Sensibilité réception image :

Pour un rapport signal/bruit supérieur à 40 dB, on obtient 27 volts eff. de sortie avec 448 microvolts HF à Pentrée.

Sensibilité réception son :

Pour un rapport signal/bruit supérieur à 40 dB, on obtient 50 mW de sortie avec 14 microvolts HF (modulés à 30 %).

Correction de l'image :

La distorsion sur mire est au maximum de 6 %, tant dans le sens horizontal que dans le sens vertical.

Sortie « son »:

1,9 watts max, avec 10 % de distorsion max de 60 à 8 000 c/s, pour cette puissance.

Ce récepteur réalisé aux laboratoires Visseaux, est plus qu'un prototype : les exemplaires réalisés montrent que l'appareil est, dans les moindres détails, préparé pour une réalisation facile.

Le « Télévisso LB » nous donne toute satisfaction, tant à proximité de l'émetteur qu'à une vingtaine de km. Nous sommes heureux d'avoir donné la primeur de ce travail aux lecteurs de TSF et TV (la TSF pour Tous) qui peuvent le réaliser en toute quiétude pour leur clientèle, pour eux-mêmes, pour leurs équipements de démonstration. L'image sur le tube 17 BP4-A est splendide de finesse de contraste, et la stabilité de réception est parfaite.

LE PROBLÈME DE L'AIGUILLE PHONOGRAPHIQUE

Peut-on réaliser une aiguille universelle?

par Pierre HEMARDINQUER, Ingénieur-Conseil

Le procédé phonographique d'enregistrement des sons consiste pratiquement à graver des sillons spiraloides à profondeur constante et à ondulations variables ou à profondeur variable, sur la surface d'un disque en matière plastique. Pour pouvoir reproduire les sons ainsi inscrits sur la surface du disque, il est indispensable d'utiliser une aiguille, ou style de reproduction, dont la pointe suive les sinuosités du sillon et transmet les vibrations recueillies à un diaphragme ou plutôt à l'armature d'un traducteur électro-acoustique.

La traduction électro-acoustique dépend ainsi du type d'aiguille adopté. Cette aiguille détermine la qualité de l'audition et la rapidité de l'usure des sillons. Ses caractéristiques : matière, longueur, forme générale, profil et Le procédé phonographique d'enregistrement des sons

téristiques : matière, longueur, forme générale, profil et dimensions de la pointe, doivent évidemment varier sui-vant la nature de la surface des disques, la forme, et les dimensions du sillon, le poids appliqué et le travail mécanique à effectuer. Depuis quelques années, nous avons assisté à une transformation des procédés de gravure phonographique et de la fabrication des disques;

avons assisté à une transformation des procedes de gravure phonographique et de la fabrication des disques; les modèles d'avant-guerre, encore améliorés, sont toujours en usage et continuent même à être fabriqués, mais de nouveaux types à longue audition et à microsillons, sont établis en différents modèles, de diamètres et de vitesses de rotation variables.

Les anciennes aiguilles, adoptées pour la reproduction des enregistrements sur disques classiques, à 78, ou même à 33 1/3 tours, ne sont plus utilisables pour ces nouveaux disques à microsillons. Pour obtenir des résultats satisfaisants avec ces derniers, il est pourtant encore plus indispensable de choisir exactement les types d'aiguilles convenables, en raison, justement, de la réduction de ces sillons et de leur fragilité relative.

La nécessité d'adapter le type d'aiguille aux nouvelles caractéristiques des sillons amène à utiliser normalement au moins deux modèles, l'un pour les disques classiques, l'autre pour les disques à microsillons. Ce fait est, évidemment, gênant, et entraîne des dépenses plus ou moins importantes. Peut-on espérer établir une aiguille « universelle », servant indistinctement pour les disques classiques classiques classiques classiques et pour les disques à microsillons?

Le rôle classique de l'aiguille phonographique

Les disques d'édition classiques ont un diamètre de 18 à 30 cm, avec un pas du sillon de l'ordre de 1/40 de

cm. Le sillon à aiguille, de forme triangulaire, est très légèrement arrondi au fond ; sa largeur est de 125/1 000 à 170/1 000 de mm environ et sa profondeur de 5/100 à à 170/1 000 de mm environ et sa profondeur de 5/100 à 15/100 de mm environ. Le maximum d'amplitude admissible des ondulations est de l'ordre de 6/100 de mm, soit le quart de l'intervalle entre deux sillons. L'enregistrement étant effectué à vitesse angulaire constante, la vitesse linéaire de la pointe varie suivant le diamètre du disque; la vitesse moyenne est de 78 cm par seconde, mais elle s'abaisse à la moitié de cette valeur pour le sillon le plus rapproché du centre (fig. 1).

Ces disques classiques présentent, d'ailleurs, une surface en gomme laque plus ou moins pure, la masse interne, ou âme du disque, pouvant être, de son côté, en matière à grains plus gros, ou même en carton.

La matière de ces disques offre de grandes facilités pour le moulage et elle a une grande dureté; mais elle est cassante, de sorte que les disques sont lourds et fragiles. La composition de la surface a été constamment améliorée mais, malgré tous les perfectionnements, sa nature granuleuse demeure inévitable, en raison de sa composition même.

L'aiguille-type, nécessaire pour la reproduction des disques de cette catégorie, est l'aiguille métallique; en principe, elle ne peut servir que pour la reproduction d'une face ou, à la rigueur, de deux faces.

Cette usure rapide est due au pouvoir abrasif considérable de la composition à base de gomme laque, de sulfate de baryte et de kaolin. La pression de la pointe de l'aiguille sur le fond du sillon est, d'ailleurs, très élevée par suite de la faible surface de cette pointe, bien que le poids total appliqué n'ait jamais dépassé une centaine de grammes (150 grammes au maximum).

La réduction de l'usure de la pointe de l'aiguille aurait pu être envisagée, soit en modifiant la composition du disque, soit en employant des modèles à pointe en matière beaucoup plus dure que l'acier des modèles cylindro-coniques. En réalité, on jugeait cette usure nécessaire, d'après le principe même du procédé phono-graphique.

La pointe d'une aiguille ordinaire cylindro-conique en acier présente, avant le commencement de l'audition, une forme qui ne correspond pas à la section du sillon; c'est, en réalité, le meulage produit par le frottement avec la matière abrasive, qui donne peu à peu à cette

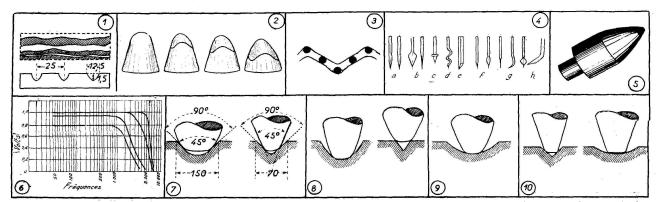


Fig. 1. Coupe et plan d'un sillon de disque à aiguille ordinaire avec cotes en centièmes de millimètre. — Fig. 2. Formes successives de la pointe d'une aiguille phonographique ordinaire en acier, au cours de la reproduction d'un disque. — Fig. 3. Défaut de guidage de la nointe de l'aiguille dans les courbes du sillon par suite des variations de largeur de ce sillon. — Fig. 4. Différentes formes d'aiguilles : a) cylindro-coniques; b) en fer de lance; c) à collerette; d) ondulée; e) en bambou; f) semi-permanentes à pointes dures; g) et h) formes divérses et recourbées pour les disques souples et à enregistrement direct. — Fig. 5. Aiguille de saphir observée au microscope. — Fig. 6. Variation de la fréquence reproduite suivant le type d'aiguille : aiguilles cylindro-coniques neuve et usagéo, aiguille fine en acier, aiguille en fibre. — Fig. 7. Formes comparées du sillon ordinaire et d'un microsillon sur lesquels sont adoptés une aiguille standard de 70 microns de rayon de 25 microns. — Fig. 8. Position d'une aiguille de 50 microns de rayon dans un sillon ordinaire et disque à 78 tours-minute. — Fig. 10. Adaptation d'une aiguille américaine universelle « Unipoint » dans un microsillon et dans un sillon ordinaire.



pointe le profil exact du sillon sur lequel elle se « moule », en quelque sorte. Vers la fin de l'audition, après la reproduction d'une face et, en tout cas, des deux faces, la pointe de l'aiguille acquiert une forme semi-cylindrique avec des bords tranchants et irréguliers (fig. 2).

Il suffit alors d'un léger jeu dans le support ou d'un défaut de centrage du disque pour que ces bords tranchants de la pointe viennent « raboter » les parois dissillon, en les usant rapidement et en entrainant la production de bruits parasites plus ou moins gênants. On a donné, ainsi, au bruit de fond caractéristique des disques phonographiques, le nom de « bruit d'aiguille », bien qu'il ne soit pas toujours imputable uniquement à l'aiguille elle-même.

La largeur du sillon, malgré les perfectionnements de la gravure, n'est, d'ailleurs, pas absolument constante; il en résulte que le contact entre la pointe de l'aiguille reproductrice et le sillon ne peut être uniforme. Dans les parties rectilignes, la pointe est guidée normalement par les deux côtés; dans les courbes, elle ne s'appuie plus que par un seul côté, d'où une première cause de vibration. La surface des parois et du fond du sillon, présente aussi des irrégularités provenant du grain de la matière. Nous ne reviendrons pas ici sur les perfectionnements successifs apportés à la composition des disques classiques et aux méthodes de fabrication, en particulier à la pulvérisation cathodique des disques initiaux, en composition à base de cire, procédé qui permet d'éviter une grande partie des irrégularités des moules de pressage (fig. 3).

Le bruit d'aiguille est d'autant plus accentué que la pression de la pointe est plus grande; celle-ci pouvait atteindre 3.500 kg par cm² pour une aiguille neuve. Il est plus sensible pour les premiers sillons, lorsque la pointe de l'aiguille est neuve et, par conséquent, très aiguë.

Les différents types d'aiguilles

L'aiguille d'acier était déjà employée il y a vingt-cinq ou trente ans et elle l'est toujours pour les disques classiques. Elle comporte une partie cylindrique, enfoncée dans le mandrin du pick-up et une autre partie cylindroconique le plus souvent.

Le rapport mécanique de transmission des vibrations est d'autant plus grand dans le pick-up que le rapport de la longueur du bras mobile supérieur à celle du bras inférieur est plus élevé. Plus l'aiguille est longue, plus ce rapport est réduit ; une aiguille longue produit ainsi, en général, une reproduction moins intense qu'une aiguille courte.

L'aiguille n'est parfaitement rigide qu'en théorie et les modèles pratiques sont plus ou moins flexibles; ils absorbent ainsi une partie de l'énergie recueillie. Plus l'aiguille est flexible et, par conséquent, en général, plus son diamètre est faible et moins l'intensité de l'énergie transmise est élevée.

Cependant, deux aiguilles de même diamètre ne produisent pas toujours les mêmes effets, si leurs extrémités ont des formes différentes; on distingue donc la longueur, le diamètre et la forme des aiguilles. Une aiguille rigide et très forte suit difficilement les sinuosités des sillons et risque d'user plus rapidement le disque. Une aiguille trop fine et trop flexible ne peut transmettre les fréquences élevées qui sont absorbées et l'intensité de reproduction est affaiblie.

Les modèles les plus employés, en acier trempé très sec, ont une pointe cylindro-conique. Les aiguilles « fer de lance », à extrémité aplatie, présentent l'avantage d'une flexibilité variable du levier, ce qui permet une variation d'intensité, en modifiant la position du plan de la lance par rapport au sillon (fig. 4).

D'autres formes très diverses, plus ou moins heureuses, ont été proposées. Le modèle cylindro-conique demeure le type normal; son diamètre est compris entre 1,2 et 1,7 mm. La partie cylindrique de la tige, un peu supérieure à la môitié de la longueur totale, est de 10 à 13 mm. La courbure de la partie conique est déterminée avec soin; les aiguilles les plus longues ont 18 à 20 mm et la partie cylindrique environ 10 mm.

Parmi les formes particulières d'aiguilles en acier présentant encore une grande importance pratique, les modèles recourbés ou coudés sont les plus utilisés. Ils sont destinés à la reproduction des disques en composition à

basc de vinylite et des disques à enregistrement direct, à âme en zinc, en aluminium ou en verre, recouverte de nitrate de cellulose.

L'inconvénient essentiel de l'aiguille en acier réside toujours dans la nécessité d'un changement fréquent, comme sur les disques d'autrefois. Ce changement n'est pas seulement rendu nécessaire par les déformations de l'audition produites par une aiguille usée; il est indispensable, pour éviter l'usure et la détérioration rapide des sillons eux-mêmes. La modification rapide de la pointe de l'aiguille d'acier, la formation de facettes tranchantes à son extrémité, expliquent, d'ailleurs, pourquoi on ne peut songer à employer cette aiguille sans modification, pour la reproduction des disques à longue durée et à microsillons, sur lesquels la longueur du sillon est multipliée par 5 ou par 10.

Depuis longtemps, on a songé à réaliser des aiguilles formées d'autres matières que l'egien et en portiquier

Depuis longtemps, on a songé à réaliser des aiguilles formées d'autres matières que l'acier et, en particulier, en bois. Les plus classiques avaient la forme de prismes triangulaires taillés dans de la fibre de bambou; on pouvait augmenter leur durée en les imprégnant de paraffine. Leur extrémité en biseau peut être taillée plusieurs fois à l'aide de sécateurs spéciaux et certains constructeurs les ont améliorées en les adaptant à une tige cylindrique pouvant être placée dans n'importe quel mandrin

Ces aiguilles ont été à la mode avant la guerre de 1939; la flexibilité du bois et l'usure rapide de la pointe. produisaient un amortissement considérable, ce qui rendait l'audition plus douce et même assourdie, en réduisant le bruit de fond, tout au moins en apparence. Les fréquences élevées ne pouvaient, par contre, être reproduites; il fallait se contenter de jouer des disques d'orchestre et des soli d'instruments à cordes. Les fibres minuscules arrachées par le frottement risquaient, d'ailleurs, de se fixer dans les parois du sillon et il était assez difficile de les en débarrasser (fig. 5).

minuscules arrachées par le frottement risquaient, d'ailleurs, de se fixer dans les parois du sillon et il était assez difficile de les en débarrasser (fig. 5).

De très nombreux inventeurs ont proposé la fabrication d'aiguilles en matières diverses : corne, ivoire, écaille, résine synthétique, etc... C'est ainsi qu'on a fabriqué en grande série des modèles cylindro-coniques en épine ou en kératine, dits « porc-épic » et pouvant être affûtés avec une petite meule ou du papier de verre très fin. Certains praticiens proposaient simplement d'utiliser des épines naturelles ; ces modèles, plus ou moins fantaisistes, réduisent sans doute l'usure des sillons, mais présentent, tout au moins, les mêmes inconvénients que l'aiguille en bois. Ils ne paraissent plus offrir un grand intérêt pratique.

Les aiguilles permanentes et semi-permanentes

Le principe même des disques classiques à surface abrasive consiste à utiliser des aiguilles à remplacement fréquent. Néanmoins, on a cherché depuis fort longtemps à réaliser des modèles d'aiguilles à pointe très dure, pouvant servir à la reproduction d'un grand nombre de faces, aux dépens, il est vrai, d'un affaiblissement plus ou moins sensible de la qualité sonorc et d'une usure plus ou moins accentuée des sillons.

On a ainsi réalisé des aiguilles à pointe beaucoup plus dure que l'acier ordinaire des modèles cylindroconiques et pouvant servir pour cinquante à deux cent cinquante reproductions successives; des modèles cylindro-coniques de forme ordinaire, mais en acier très dur, cuivré ou bronzé, peuvent servir pour une dizaine de reproductions.

Certains modèles comportent un corps cylindrique en laiton, portant à l'extrémité un fil d'acier au tungstien très dur. On a proposé des dispositifs plus ou moins fantaisistes, par exemple un fil d'acier dans un cône de graphite. La surface du cône glisse, en principe, sur les sillons, en évitant une pression trop grande de la pointe et, par conséquent, l'usure du disque.

La forme récente de l'aiguille permanente comporte plutôt l'emploi d'une pointe très dure en saphir, sinon en diamant et c'est là, sans doute, une idée encore plus ancienne, puisque les disques, dits « à saphir », à gravure à ondulations en profondeur, ont précèdé les disques classiques à aiguille. Mais les aiguilles à saphir actuelles sont très différentes des aiguilles anciennes, par leur forme et leur fabrication; elles sont toujours destinées à des sillons à ondulations transversales.

Le saphir constitue, sans doute, la matière la plus résistante à l'usure et son emploi rationnel sur les pick-

up pour disques à soixante-dix-huit tours, a surtout été rendu possible par la réduction très appréciable du poids appliqué, obtenue avec les récents modèles de pick-up. Celui-ci s'abaisse désormais de 14 à 18 grammes environ, ce qui modifie les conditions du problème, en ce qui concerne le bruit de fond et les déplacements de la pointe de l'aiguille dans le sillon, au cours du fonctionnement.

La pointe de saphir employée doit être réellement en matière naturelle ou synthétique et non en matière fondue, de qualité douteuse, pouvant comporter des bulles, provenant de la fusion, et diminuant l'homogénéité de la surface.

Si la pointe du saphir est de qualité inférieure, les irrégularités apparaissent très rapidement, au bout d'un fonctionnement relativement court; il en résulte un bruit de fond sensible et une usure rapide des sillons.

Le saphir de Birmanie, ou le saphir synthétique de qualité, peut donc seul donner des résultats satisfaisants; l'aiguille de diamant donnerait, sans doute, des résultats encore supérieurs, mais on ne peut envisager son emploi normal, par suite de son prix et aussi des difficultés de son façonnage.

Pour les disques classiques, l'aiguille ordinaire cylindro-conique en acier conserve toujours ses avantages; elle assure une audition satisfaisante et réduit l'usure du disque au minimum, à condition d'effectuer le changement indispensable.

Si l'on utilise, cependant, un pick-up moderne très léger et à faible pression, combiné ou non, l'emploi d'une aiguille permanente à pointe de saphir donne des résultats satisfaisants, lorsque le rayon est adapté à la largeur du sillon, c'est-à-dire est de l'ordre de 50 à 70 microns (fig. 7).

Le problème du disque à microsillons

L'apparition des disques à longue durée et à micro-L'apparition des disques à longue durée et à microsillons a changé les conditions d'utilisation des aiguilles, comme, d'ailleurs, des pick-up. Pour ces disques, on a modifié la vitesse de rotation, qui n'est plus que de 33 1/3 ou de 45 tours à la minute, la forme et la largeur du sillon et le resserrement de ceux-ci. Les diamètres sont de 30 ou de 25 cm, comme pour les disques anciens, ou ont été réduits à 17,5 cm. De cette façon, on obtient, désormais, des durées d'audition qui dépassent respectivement 20 minutes et 5 minutes, avec les caractéristiques rappelées ci-dessous : les caractéristiques rappelées ci-dessous :

33 1/3 TOURS/M. 45 TOURS/M. VITESSE

Sillons par cm ... Durée d'audition. 23 min. 5 min.

La matière même de ces disques n'est plus constituée par un mélange abrasif. On utilise désormais une résine synthétique vinylique, plus élastique que la gomme la-que et à surface parfaitement lisse, ce qui permet de réduire le bruit de surface et de resserrer les sillons.

Ces disques en vinylite ne permettent plus l'emploi des pick-up classiques trop lourds, le poids appliqué ne devant plus dépasser 7 à 10 grammes. Non seulement la matière est moins dure, mais la réduction de la largeur du sillon exige l'emploi d'une pointe d'aiguille beaucoup plus fine, d'où une augmentation de pression, même à poids égal. Déjà avec un simple pick-up de 10 grammes, la pression effective peut ainsi atteindre plusieurs cen-

taines de kg par cm². Par là même, il est également indispensable que la suspension latérale de l'armature vibrante du pick-up soit extrêmement souple ; sa masse doit être très légère et l'aiguille également réduite et

doit être tres legere et l'aiguine egalement reduce ce légère.

La vitesse de rotation du disque a également été réduite, ce qui pourrait nuire à la qualité de reproduction, si la pointe ne pouvait suivre les sinuosités du sillon. A 10.000 périodes/seconde, avec un disque à 33 tours, la vitesse linéaire de l'aiguille sur le sillon est seulement de 21 cm à la seconde, de sorte que la longueur d'onde correspondante est de 21 microns; avec un disque à 78 tours, elle serait de 60 microns.

Le resserrement des sillons exige, également, une limi-Le resserrement des sillons exige, également, une limitation de l'amplitude des ondulations. Tous les défauts qui se manifestent sous une forme plus ou moins gênante, sur le disque à 78 tours, prendraient ici une importance multipliée par un facteur très considérable et deviendraient vite inacceptables. Là, comme ailleurs, c'est en effet le rapport du signal utile au bruit de fond, ou au signal parasite, qui importe essentiellement. Tout grain irrégulier de la surface, toute modulation parasite du sillon peut constituer un facteur gênant, par suite de la réduction extrême de l'amplitude des ondulations du sillon et, par suite, de la faiblesse de l'énergie mécanique recueillie.

De là, également, la nécessité absolue d'employer un pick-up et une aiguille légers, n'usant pas le disque et de forme exactement calculée par rapport à celle du

Le microsillon a un angle d'ouverture de l'ordre de 90°, comme celui du sillon classique; mais sa largeur est beaucoup plus faible, de l'ordre de 50 microns à 80 microns seulement, le fond arrondi a un rayon de l'ordre de quelques microns seulement, au lieu de 50 micross 50 microns.

La pointe de l'aiguille ne peut donc plus avoir un rayon de l'ordre de 70 microns, comme pour le disque standard; ce rayon doit s'abaisser à 25 microns environ. Elle ne doit toucher ni les bords du sillon ni le fond, de sorte que l'arrondi de sa pointe est plus grand que l'arrondi du sillon; l'angle d'ouverture est de l'ordre de 45°. Cette pointe est ainsi très fine et de l'ordre de 20 à 25 microns (fig. 7).

Etant donné la réduction extrême de la pointe, il est indispensable de réduire au minimum le poids appliqué, entre 7 et 10 grammes, ce qui peut produire encore une pression au cm² de l'ordre d'une centaine de kilo-

grammes.

La vitesse linéaire du sillon est fortement diminuée, comme nous l'avons noté plus haut et peut s'abaisser au-dessous de 20 cm par seconde; pour permettre, malgré tout, la reproduction des notes aiguës, il est d'autant plus indispensable de diminuer le rayon de la pointe de_l'aiguille.

Par suite de ces différents facteurs, il est impossible d'envisager la fabrication d'aiguilles à pointes si fines en acier ordinaire, ou en matière plus molle que l'acier. Bien au contraire, on ne peut adopter que le saphir, le diamant ou, à la rigueur, des métaux extra-durs, tels que le tungstène.

Ces aiguilles, dites « permanentes », permettent, en principe, plusieurs milliers d'auditions; mais, bien en-tendu, leur service effectif dépend de leur qualité et de l'usage qu'on en fait. Il dépend aussi du pick-up adopté et de la monture. On a intérêt à utiliser, non seulement un pick-up léger, mais un dispositif assurant une très

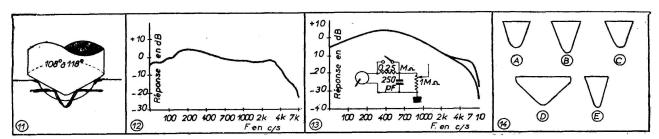


Fig. 11. Aiguille universelle à grand angle adaptée aux deux types de sillons. — Fig. 12. Courbe caractéristique d'un pick-up équipé avec une aiguille universelle de 50 microns, et muni d'un filtre mécanique. — Fig. 13. Courbes de réponse en fréquence d'un pick-up équipé avec une aiguille universelle Unipoint avec et sans filtre. — Fig. 14. Formes de différentes aiguilles modernes : A, aiguille de 68 microns pour disque à 78 t/m; B, aiguille universelle de 50 microns; C, aiguille universelle Unipoint; D, universelle grand angle; E, aiguille de 25 microns pour microsillons.



grande souplesse latérale. D'après les spécialistes, la durée d'une aiguille en diamant serait quatre-vingts fois supérieure à celle d'une aiguille à saphir ; il faut donc déplorer la difficulté de réaliser ce type d'aiguille à un prix abordable.

Il importe cependant essentiellement de se rappeler que ces résultats ne peuvent être acquis sans une adaptation parfaite du pick-up lui-même au but recherché et au type d'aiguille employée.

La nécessité des deux aiguilles

L'aiguille moderne la plus employée est du type à pointe de saphir, mais en raison des différences existant entre le sillon standard et le microsillon, on ne peut adopter normalement une seule aiguille à saphir servant aux deux usages.

Sa pointe serait de trop grand diamètre pour pénétrer convenablement dans le microsillon ou serait trop fine pour s'appuyer efficacement sur les bords du sillon standard. D'ailleurs, l'usure, dans les deux cas, ne se produirait pas de la même façon, d'où la possibilité d'endommager une des catégories de disques plus que l'autre (fig. 7).

Les aiguilles quoique dites permanentes, n'ont évidemment qu'une durée longue, mais encore plus ou moins limitée ; leur remplacement s'impose ainsi au bout d'un temps plus ou moins long, qui dépend, d'ailleurs, des exigences musicales de l'usager. En principe, il serait donc bon de prévoir la possibilité du changement des aiguilles par l'usager lui-même, comme on le faisait toujours autrefois. Sur beaucoup de modèles actuels, l'aiguille est fixée à la cellule de cristal, de façon fixe, du moins pour les pick-up piézo-électriques, d'où la nécessité de changer à la fois l'aiguille et le cristal.

Les pick-up employés sur les tourne-disques modernes, à plusieurs vitesses, et permettant ainsi l'emploi des disques standard ou à micro-sillons, comportent normalement deux capsules avec aiguilles distinctes pour chaque catégorie de disques. Ces capsules sont fixées constamment sur la tête du pick-up et mises en action à volonté à l'aide d'un levier, grâce à un dispositif pivotant; elles peuvent aussi être démontables et interchangeables.

C'est là une complication plus ou moins gênante et coûteuse. Aussi, depuis l'introduction pratique des disques à microsillons, c'est-à-dire depuis 1948, on a étudié des procédés devant permettre l'utilisation d'un seul type d'aiguille pour tous les types de disques actuels, malgré la diversité des dimensions et des formes des sillons.

Le sillon classique du disque à 78 tours a, rappelonsle, une largeur de l'ordre de 150 microns; le fond a un rayon de 70 microns et les parois sont inclinées à 45°; le standard de l'aiguille américaine a une ouverture de 45° et un rayon de 65 à 70 microns.

Le disque à microsillons a une largeur seulement de 50 à 80 microns, à 33 tours 1/3, ou à 45 tours. Sur certains modèles, la largeur des sillons les plus fins est seulement de 50 microns et les sillons enregistrés sont souvent écartés d'une quarantaine de microns seulement

souvent écartés d'une quarantaine de microns seulement.

Dans ces conditions, comment pourrait-on envisager de modifier la forme et le diamètre de la pointe d'une aiguille, pour lui permettre d'être universelle et de servir dans tous les cas?

Cette pointe doit être guidée par les parois du sillon et son rayon doit être tel qu'il assure un bon contact avec celles-ci. Si l'on essaye de placer une aiguille d'un rayon de 25 microns et une autre de 50 microns, dans un microsillon, l'aiguille la plus fine pourra suivre les sinuosités d'une manière continue, alors que l'autre échappera plus ou moins dans les courbes, d'où une distorsion accentuée (fig. 8).

Une aiguille fine donne done là les meilleurs résultats; mais la pointe ne doit pas non plus être trop réduite, par rapport à la largeur du sillon. Il se produirait un glissement tout aussi gênant et une projection continue d'un bord à l'autre, c'est ce qui aurait lieu si l'on plaçait une aiguille de 25 mierons dans un sillon de disque standard (fig. 9).

L'angle de l'aiguille a également une importance, en raison de la force résultante dirigée vers le haut, qui tend, en quelque sorte, à éjecter l'aiguille hors du sillon, dans les courbes resserrées, correspondant aux sons aigus.

Des essais nombreux et intéressants ont cependant été entrepris aux Etats-Unis, dans les laboratoires Shure, pour déterminer le diamètre et la forme optimum d'une aiguille à pointe sphérique, pouvant servir à tous usages, et d'un rayon compris entre 25 et 70 microns.

Ils semblent démontrer la possibilité d'employer une pointe moyenne d'un rayon de 50 microns. Cette aiguille, appliquée sur un disque à microsillons, vient en contact seulement avec les bords supérieurs de ces sillons,

Une telle aiguille donne des résultats suffisants, mais, pourtant, encore incomplets; l'usure des sillons, et surtout les bruits de fond, sont plus accentués qu'avec des aiguilles convenablement adaptées. Les résultats ne sont acceptables qu'en employant un pick-up spécial, et en admettant un affaiblissement accentué des sons aigus au delà de 4000 cycles/seconde.

L'aiguille unipoint

Une autre forme d'aiguille a, cependant, été préconisée; elle est indiquée sur la figure 10. Le rayon des surfaces de contact avec le sillon est supérieur à 25 microns; pour les microsillons, la distorsion est plus grande qu'avec une aiguille très fine, mais inférieure à celle constatée avec une aiguille de 50 microns ordinaire. Les résultats sont, d'ailleurs, meilleurs avec le microsillon qu'avec le sillon standard; ce type d'aiguille peut être réalisé en saphir ou en osmium. La pression sur les parois est plus satisfaisante que la pression sur le fond du sillon, d'où il résulte la production d'un bruit de fond plus élevé qu'avec l'aiguille classique de 70 microns. On obtient, cependant, un guidage assez satisfaisant latéralement, sous l'action du poids du pickup. et, ainsi, un glissement moins accentué.

Ce modèle paraît être plus satisfaisant que le précédent, et, en particulier, pour les microsillons ; d'ailleurs, l'utilisation d'un filtre variable pour le microsillon et le disque standard est également toujours recommandable, en raison de la différence de caractéristiques. Sa mise en circuit peut être combinée avec la manœuvre du levier de changement de vitesses du tourne-disques (fig. 11 et 12).

L'aiguille universelle grand angle

Une autre forme d'aiguille universelle américaine a également été préconisée; elle a un profil conique, avec un angle d'ouverture de 108° à 118° approximativement, et le rayon de sa pointe est de l'ordre de 40 microns. Le contact est maintenu ainsi, comme le montre la figure 13, avec les parois des sillons de toutes dimensions à la partie supérieure, sans que la base de l'aiguille repose sur le fond du sillon.

Le grand rayon des surfaces de contact évite la distorsion due aux battements. Cet angle d'ouverture très large évite les inconvénients de la force de traction, mais rend plus difficile aussi la reproduction exacte des finesses de modulation. Le pick-up doit être étudié, en conséquence, et la durée de service paraît très longue.

Comme il arrive souvent, d'ailleurs, il paraît très difficile d'établir un type d'aiguille universelle, servant dans tous les cas, et donnant des résultats égaux à ceux des aiguilles standardisées de 25 et de 70 microns. On constate presque toujours une augmentation de la distorsion des bruits de surface, et la qualité est meilleure avec une des catégories de disques. Les défauts se remarquent surtout au-dessus de 4 kilocycles/seconde; l'emploi d'une telle aiguille n'est réellement pratique que si l'on se contente d'une reproduction acceptable, mais non de très haute qualité musicale.

Les progrès de la fabrication des aiguilles permettent désormais d'établir des modèles métalliques assurant 20 à 50 heures au minimum d'usage effectif, et avec des saphirs, on peut compter généralement, au minimum, sur une duréc 4 à 5 fois plus grande, en appliquant une force verticale de 7 grammes pour les disques à microsillons, et. en tout cas, inférieure de 10 à 12 grammes.

La fabrication et l'emploi des aiguilles phonographiques n'ont guère été compliqués ainsi par l'apparition des nouveaux disques à longue durée. Sans doute, du moins pour les reproductions de qualité, faut-il encore avoir recours à deux types d'aiguilles différents. L'aiguille classique en acier, et l'aiguille à pointe de saphir sont presque toujours utilisées pratiquement, et la nécessité d'un changement d'aiguille n'impose qu'une manœuvre très rapide, grâce à l'ingéniosité des fabricants de pick-up.

P. HÉMARDINQUER.

Contrôle dynamique des bougies d'allumage


par Henri DOIZELEI, ingénieur


Pour que ce contrôle soit valable, il est nécessaire de placer les bougies d'allumage dans les conditions de tension, de température et de pression correspondant à leur fonctionnement normal. Nous relevons dans la Revue américaine Electronics, deux montages intéressants permettant d'effectuer ce contrôle. Le premier appareil est dû à Craig-Walsh et Livera. Le second, de Bauer et Sands, vérifie l'explosion directement à l'intérieur des chambres de compression d'un moteur d'avion à double allumage. A cet effet, on utilise comme détecteur l'espace inter-électrodes des bougies de la série de secours.

L'emploi de ces appareils permet une économie de temps appréciable, tout en apportant les conditions de sécurité requises par un matériel volant.

La méthode la plus utilisée consiste à comparer les bougies à essayer avec un élément témoin. On note la différence de tension ou de pression pour l'apparition de l'étincelle. La figure 1 représente le schéma du premier aptrôle de la figure 3. A chaque cylindre correspondant un tel dispositif (fig. 4).

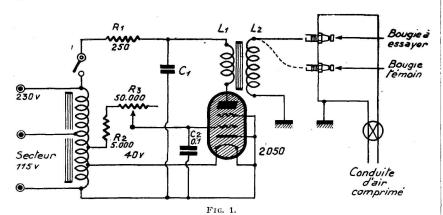La charge de la capacité (22 à partir de la tension de 450 volts, porte la grille de l'élément triode V1 à une tension positive. La valeur élevée de la résistance R7 maintient le courant anodique à une intensité raisonnable, tandis que la résistance R6 limite le courant grille. Lorsqu'apparaît l'explosion, provoquée par la bougie active, le point A est mis à la masse par le



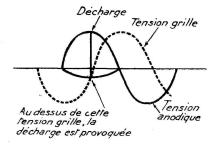


F16. 2.

courant d'ionisation. La décharge correspondante de C2 se traduit par une impulsion négative sur la grille de l'élément V1. L'accroissement de la tension plaque est transmis à la grille de l'élément suivant V2 et la lampe

pareil. C'est un générateur de haute tension, très économique, utilisant un thyratron tétrode 2050 fonctionnant en redresseur. Un simple autotransformateur alimente le filament et les circuits de grille et d'anode. La capacité C1 accumule la puissance de décharge. L'ensemble déphaseur R2 R3 C2 permet d'ajuster l'instant de la décharge sur le demi-cycle de conduction de la tension anodique (fig. 2). La variation rapide de courant à travers l'enroulement primaire L1 du transformateur élévateur fait apparaître une tension très élevée aux bornes du secondaire L2 (e = Ldi/dt). Le transformateur de sortie est constitué par une bobine d'allumage. La tension disponible dépasse 20.000 volts et est en outre beaucoup plus stable que celle délivrée par les mécanismes à vibreurs

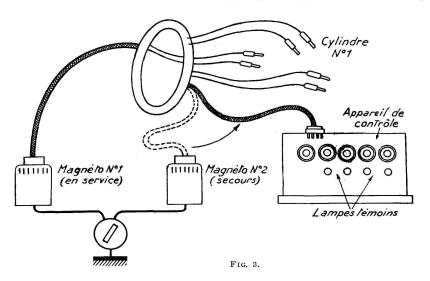Considérons maintenant le schéma général d'un dispositif à double allumage équipant les moteurs d'avions (fig. 3). Les câbles de la voie de secours débranchée de la magnéto, attaquent l'entrée A du dispositif de con-



F1G. 4.

témoin au néon s'allume sous l'effet du courant cathodique.

Le panneau avant laisse apercevoir les tubes témoins. L'interrupteur 1 permet de laisser allumée, après l'ar-rêt du moteur, la lampe témoin cor-respondant au cylindre ayant présenté des défauts d'allumage au cours des essais.

L'alimentation anodique est obtenue à partir d'un vibreur synchrone et les tensions des filaments sont prélevées directement sur la batterie d'accumu-

Cet appareil très simple, couram-ment utilisé dans l'aviation améri-caine, permet de déceler des défail-lances intermittentes, difficilement observables par d'autres méthodes.

Henri Doizelet, ingénieur. d'après la Revue Electronics.

P. S. — Les lecteurs trouveront une documentation complète concernant les thyratrons dans la Revue T.S.F. pour Tous, numéro 256 (février 1950).

Courrier Technique

Un interphone sur piles 155 + 155 + 354

M. BARTHELEMY, à Tarascon-sur-Rhône (Bouches-du-Rhône), nous demande le schéma d'un interphone B.F. fonctionnant sur piles et équipé de tubes de la série 1 S5, 1 T4, 3 S4. etc ...

Cet amplificateur comprend :

a) 2 étages amplificateurs de tension, équi-pés chacun d'un tube 1 S5 diode-pentode, dont seul l'élément pentode sera utilisé; la diode sera directement réunie à la masse.

b) Un étage de puissance équipé de la pentode finale 3 S4. Les deux étages amplificateurs sont néces-saires du fait qu'un haut-parleur électrodyna-

saires du fait qu'un haut-parleur électrodynamique util'sé en microphone fournit une tension de sortie très faible. Un découplage énergique des circuits plaques et écrans s'impose de façon à éviter les accrochages intempestifs Les deux extrémités du filament de la 3 S4 sont à réunir au pôle positif de la batterie de chauffage, et le point milieu de ce même filament au pôle négatif de la batterie, puisque nous utilisons l'alimentation parallèle des filaments des tubes

nous utilisons l'alimentation parallèle des ma-ments des tubes.

Nous vous recommandons l'emploi du haut-parleur électrodynamique de 6 cm. de d'amè-tre fabriqué par S.E.M. et qui est spéciale-ment prévu pour ce genre d'applications.

Nous donnons ci-contre les conditions d'em-ploi des tubes 185 et 384 respectivement en amplificateur B.F. de tension et de puis-

-ance.

Jack ROUSSEAU.

Radio militaire

Le Radio Club de France organise un Concours préparatoire à la Télégraphie mili-taire (Transmissions).


taire (Transmissions).
Ce cours est enseigné par correspondance.
Sa durée normale est d'une année avec possidités de formation accélèrée.
Restent à la charge de l'élève les fournitures
scolaires et les frais administratifs.
Présentation des candidats à l'Autorité Militaire, par les soins du Cours, et affectation
assurée. comme dépanneurs, mécaniciens-radio
(travail en atelier), comme opérateurs après
cours de lecture au son, au Corps.
Affectation à une Ecole Professionnelle
Radio de l'Armée, pour les candidats devançant l'appel.
Documentation détaillée, sur simple demande


cant l'appel.

Documentation détaillée, sur simple demande adressée au :
Secrétariat Général du Radio Club de France,
11, boulevard de Clichy, à Paris (9°).
Référez-vous de La T.S.F. pour Tous.

a) Tube 1 S5			
Tension anodique	45	67,5	90 V.
— écran	45	67,5	90 V.
- de polarisation	0	0	0 V.
Résistance de charge	1	1	1 MΩ
— d'écran	3	3	3 MΩ
de grille		10	10 MΩ
Gain de tension	30	40	50

b) Tube 3S4	$(Amplificateur\ classe\ A)\ Branchement\ filament$			
Fension anodique — écran — de polarisation — de crête d'entrée Courant anodique au repos — écran au repos Résistance interne Pente Distorsion totale Puissance maximum de sortie	67,5 67,5 - 7 7 6 1,2 0,1 1,4 5 12 160	90 99 7 7 6,1 1,1 0,1 1,43 8 13 235	67,5 67,5 - 7 7 7,2 1,5 0,1 1,55 5	90 V. 90 V. 7 V. 7 V. 7 4 mA. 9,1 M Ω 158 mA/V. 8 K Ω 12 % 270 mW.

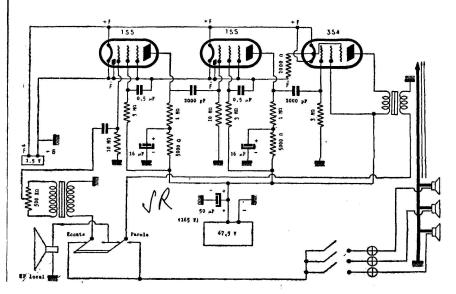

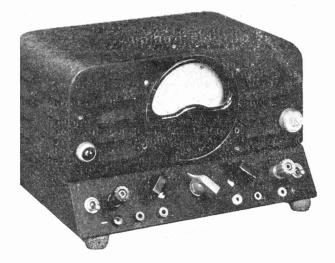

UN VOLTMETRE LAMPES

Du continu à l'alternatif jusqu'à 200 Mcls

par Pierre ROQUES, ingénieur

Généralités

Le voltmètre à lampes décrit ci-dessous doit à son montage symétrique et à son alimentation régulée une stabilité considérable. Cette stabilité nous a permis de descendre beaucoup plus bas que la gamme 1,5 V (ou 3 V) de la majorité des voltmètres à lampes. En fait, nous avons pu rendre utilisable, avec une précision normale, une gamme 0,3 V qui permet la mesure de tension de l'ordre de 0,01 V (en continu). A l'autre bout de la gamme de mesures, nous atteignons 3 000 V.

Comme dans tous les voltmètres de ce type, le zéro ne varie pas lorsque l'on passe d'une échelle à l'autre. Seule une retouche est nécessaire lorsque l'on passe

de continu à alternatif.

Nous avons également prévu un montage en ohmmètre pour les mesures de fortes résistances (pour les résistances normales, c'est-à-dire de 10 Ω à 50 $k\Omega$, par exemple, un contrôleur universel classique convient parfaitement).

Pour les mesures en alternatif, on sait qu'il est difficile de concilier les conditions imposées par les basses fréquences et les hautes fréquences. Nous avons tourné la difficulté en prévoyant trois possibilités :

1º Une entrée basse fréquence, sur le châssis, mettant des mesures de quelques cycles jusquà quelques mégacycles par seconde (avec un cordon court).

2º Une entrée haute fréquence, montée dans une sonde, convenant de 1 kc/s à 50 Mc/s (tension maximum 300 volts);

3º Une entrée THF, également dans une sonde, allant de 1 kc/s à 200 Mc/s (tension maximum 100 volts).

Comme on le voit, ces trois entrées ont des domaines d'utilisation qui se chevauchent nettement.

Nous nous trouvons donc en présence d'un appareil de mesure ayant les gammes suivantes :

1º Continu (+ et -). Lectures directes sur échelles noires:

0,3	volt	(mesure	à	partir	de	0,01)	1			
1	≫						1			
3	>>						1			
10	>>						1	Résist	ance	2
30	>>						1	d'entrée	10	$M\Omega$
100	>>						1			
300	>>						1			
1 000	20									
3 000	>>	(entrées	sp	éciales)	. 1	Résistan	ce	d'entrée	30	$M\Omega$

avec courbe d'étalonnage	0,3 volt 1 »
lectures directes sur échelles rouges (tension efficace)	3 » 10 » 30 »
Ne pas dépasser 100 volts en THF	100 » 300 »

(Les valeurs lues en alternatif ne sont valables que pour des courants sinusoïdaux.)

3º Ohmmètre:

 $5 \text{ k}\Omega$ à $10 \text{ M}\Omega$ (milieu de l'échelle 200 $k\Omega$) $2 M\Omega$ $50~k\Omega$ à $100~M\Omega$

Description


La figure 1 donne le schéma simplifié de notre voltmètre à lampes. Les résistances de cathode ont une valeur élevée (50 kΩ). Pour que la polarisation normale soit obtenue lorsque les grilles sont à la masse, il est nécessaire de ramener ces résistances à une tension négative suffisante (150 volts). Les deux cathodes sont réunies par un microampèremètre.

Supposons que l'on applique une tension positive à la grille de gauche. La polarisation de la triode correspondante va diminuer et le courant plaque augmentera. La tension de la cathode va donc devenir plus positive

et le microampèremètre va dévier.

En appliquant une tension négative à la triode de droite, l'appareil déviera dans le même sens.

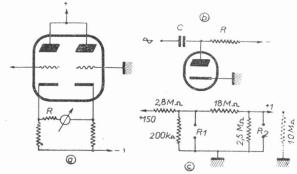Les différentes échelles sont obtenues, pour les hautes sensibilités (0,3 à 3 volts), en modifiant la résistance série R, et pour les plus faibles sensibilités en introducest, un divisour de tension entre labelet en introduces. duisant un diviseur de tension entre les deux grilles,



F1G. 1

Les mesures en alternatif s'obtiennent en détectant avec une diode ou un germanium les signaux à mesurer (figure 1b).

On obtient dans ce cas une tension négative égale à On obtient dans ce cas une tension négative égale à la tension de crête de la sinusoïde. Une tension efficace de 10 volts produira ainsi une tension négative de 14,1 volts. La résistance R est choisie de manière à former avec le diviseur de tension de grille un atténuateur du rapport 1/1,41. Ainsi, on lit directement les tensions efficaces à condition que le signal soit sinusoïdal. Sinon, en multipliant la valeur lue par 1,41 on obtient la valeur de crête d'un signal de forme quelconque.

Pour les mesures en très basse fréquence, le conden-

sateur C devrait avoir une impédance — très faible

par rapport aux 14 M Ω de résistance. (R = 4 M Ω et 10 M Ω de résistance d'entrée). En prenant C = 0,1 μ F et f=10 c/s, on obtient -- = 160 kΩ, soit environ 1 % d'erreur. Donc, il est difficile de mettre un condensateur plus faible. Mais un

condensateur de 0,1 µF (isolement 3 000 volts essai) présente un volume assez important, donc une capacité parasite élevée, et est difficile à loger dans une sonde que l'on a intérêt à réduire le plus possible. Cette valeur est donc incompatible avec les hautes fréquences.

Pour celles-ci, nous avons donc une sonde spéciale

équipée d'une EA50.

Le condensateur C est un condensateur céramique de 1000 pF. A 1 ke/s, on a:

$$\frac{1}{\Omega} = 160 \text{ k}\Omega$$

d'erreur. On peut néanmoins Donc à nouveau 1 % descendre à 50 périodes.

$$\frac{1}{C\omega} = 3.2 \text{ M}\Omega$$

et l'erreur atteint 20 %, ce qui peut être admis dans certains cas.

: résistance à mesurer en $k\Omega$.

E: 200 (pour l'échelle R1).

Pour l'échelle R2, les graduations sont les mais les lectures devront être multipliées par 10.


La figure 2 donne le schéma complet de la partie mesures

On remarquera diverses adjonctions à nos schémas partiels et notamment une EA50 supplémentaire, commutée sur les positions basse fréquence et haute fréquence et reliée à la grille de mesure des tensions posidives. Cette diode a pour bout de compenser le courant de repos de la diode de mesure. (On sait qu'en l'absence de tout signal, la plaque d'une diode devient légèrement négative.) On choisira aux essais 3 diodes (BF, HF, et compensation) ayant des courants de repos aussi voisins que possible.

Pour le germanium, il n'y a pas de compensation à

prévoir.

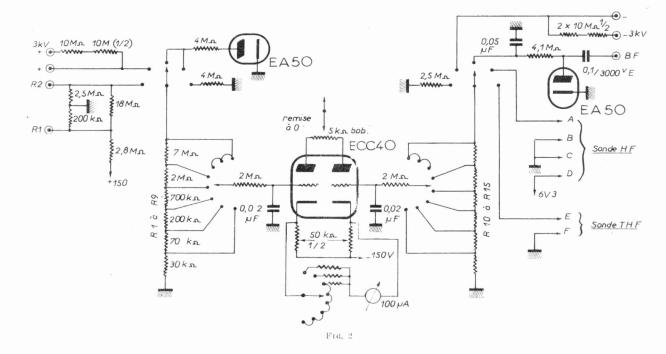La figure 3 donne le schéma de l'alimentation. On remarque qu'elle se compose, en fait, de deux alimentations distinctes : l'une délivrant du + 150 et l'autre



Avec la sonde THF, le montage mécanique a permis de réduire considérablement les capacités parasites. Le germanium utilisé (G56) a également un rendement bien meilleur aux THF que l'EA50. On peut alors raisonnablement effectuer des mesures assez précises jusque vers 200 Mc/s, alors que la première sonde nous limitait vers 50 Mc/s. Mais le G56 ne dépasse pas 100 volts de tension inverse. Il est vrai qu'il est rare de disposer de tensions aussi élevées à ces fréquences.

La figure 1 C montre comment on mesure les résistances. L'entrée du système est reliée au + 150 volts. Un diviseur de tension (2,8 M Ω et 200 K Ω) délivre aux bornes R1 une tension de 10 volts. Un deuxième diviseur (18 M Ω et 2,5 M Ω) donne 1 volt aux bornes de R2. Les 2,5 M Ω en parallèle avec les 10 M Ω de résistance d'entrée du VA donnent 2 M Ω . La sortie est reliée au voltmètre à lampe qui doit être commuté sur la position de la commuté sur la commuté sur la position de la commuté sur la commuté sur la position de la commuté sur la commuté tion 1 volt et qui dévie alors complètement (100)


En court-circuitant les bornes R1 ou R2, la tension tombe à 0. Si la résistance introduite aux bornes RI est égale à 200 k Ω , l'appareil de mesure indique 50. De même, si on met 2 M Ω aux bornes de R2. Les déviations de l'appareil sont égales à :

$$d = \frac{100 \text{ X}}{\text{X} + \text{E}}$$

d: déviation de 0 à 100.

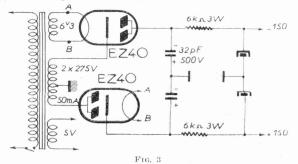150. La stabilisation est assurée par deux tubes OA2.

D'autre part, la double triode ECC40 est chauffée sur 5 volts seulement, ce qui diminue fortement le courant grille. Pratiquement, la stabilité de l'ensemble est telle




que, le 0 étant réglé sur la sensibilité 0,3 volt, il y a au maximum une déviation de l'aiguille de 3 à 4 divi-sions (sur 100) lorsque la tension du secteur varie de + ou — 10 volts par rapport à 110.

Sur les échelles supérieures à 3 volts, le déréglage du 0 est quasi invisible. A ce sujet, signalons que c'est dans un but de stabilité maximum que la commutation dans un but de stabilite maximum que la commutation des gammes s'effectue de deux manières: dans la cathode pour les grandes sensibilités (0,3 à 3 volts) et dans la grille pour les autres (3 à 1000). En effet, si la commutation avait lieu uniquement dans la grille, la sensibilité du montage serait en permanence de 0,3 volts, du point de vue des variations d'alimentation. Or, cette gamme peut être jugée trop instable. Nous

(5 M Ω et 2 M Ω) constituent la résistance R4 ou R10 schéma.

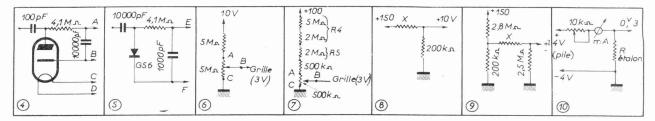Mettre de côté la résistance de 2 MΩ et réaliser à nouveau le schéma de la figure 6 avec comme tension étalon 30 volts. Chercher la déviation complète en manœuvant le potentiomètre. Remplacer alors la partie AB par un ensemble constitué par la résistance de 2 M Ω mise en série avec une résistance de valeur convenable (environ 2 M Ω également) que l'on limera jusqu'à déviation complète.



réduisons donc la sensibilité intrinsèque jusqu'à 3 volts où la stabilité est largement suffisante. Pourquoi ne pas continuer ainsi, ce qui aurait simplifié le commutateur ? continuer ainsi, ce qui aurait simplifié le commutateur ? Nous n'aurions pu ainsi dépasser la gamme 150 volts. Pour plus de + 150 la grille aurait un potentiel supérieur à celui de l'anode. Pour plus de — 150, la tension de cathode devrait descendre au-dessous de — 150, ce qui est impossible. D'ailleurs, bien avant ces tensions limites, les caractéristiques de la lampe, donc l'étalonnage, auraient varié considérablement.

Réalisation pratique

Les photos montrent la disposition adoptée, qui n'est d'ailleurs nullement critique. Le coffret utilisé est un « Miniampli » Gérard.

L'appareil de mesure est un 50 microampères Brion et Leroux de 120 mm de diamètre. Sur demande, il est possible de se le procurer simplement gradué au crayon de

Les résistances étant étalonnées sur le voltmètre à lampe lui-même, il est inutile de se procurer des modèles précis. Les valeurs du schéma sont d'ailleurs données comme simple base de départ. L'étalonnage étant effectué par limage, elles seront évidemment du type au carbone et de puissance égale à 1/2 watt pour plus de commodité (et de solidité!)

Etalonnage

L'appareil étant terminé et vérifié, on le commute sur la position 0,3 volt continu. Provisoirement, les diviseurs de tension de grille sont remplacées par des résistances de fuite de $10~\mathrm{M}\Omega$. La résistance en série avec le microampèremètre est remplacée par un potentiomètre bobiné de 50 kΩ monté en rhéostat et mis tout d'abord à la résistance maximum. Le cadre est ainsi protégé et l'on peut mettre l'appareil sous tension. Régler alors le zéro. (Si on n'y arrive pas, il se peut que les deux moitiés de l'ECC40 ou les deux résistances


due les deux moitres de l'ECC-40 ou les deux resistances de cathode soient très dissemblables.)

Le 0 étant réglé, mettre le rhéostat presque à 0 (R = environ 3 kΩ). Retoucher le 0. Appliquer une tension de 0,3 volt à l'entrée et régler le rhéostat jusqu'à déviation du microampèremètre à la graduation de 100.

Mesurer alors la résistance du rhéostat et chercher Mesurer alors la resistance du rheostat et chercher dans sa boîte de résistance une valeur un peu inférieure. Limer cette résistance jusqu'à obtention de la bonne valeur. On peut ainsi augmenter une résistance d'environ 20 %. Au delà, elle devient trop fragile. Opérer de même pour les échelles 1 et 3 volts. Laisser alors le voltmètre sur cette sensibilité 3 volts. Débrancher la résistance de 10 M Ω d'une des grilles suivant la polarité d'étalonnage. Réaliser le montage de la figure 6

La résistance de 5 MΩ n'a pas besoin d'être précise. La tension étalon est branchée comme l'indique la figure. Manœuvrer le potentiomètre jusqu'à déviation complète du microampèremètre. Mesurer alors la partie AB de ce potentiomètre (environ 2 M2) et la remplacer par une résistance de valeur un peu inférieure en laissant en place la partie BC (surtout ne pas toucher au curseur!) Limer la résistance jusqu'à obtenir à nouveau la déviation complète. Les deux résistances en série

Cette résistance constitue la résistance R5 ou R11 du schéma. Laisser l'ensemble en place et remplacer la partie BC du potentiomètre de 5 M Ω par une résistance de the BC du potentioniere de 3 m² par une resistance de $500~\mathrm{k}\Omega$ en série avec un potentiomètre de $500~\mathrm{k}\Omega$, curseur en l'air. La résistance doit être légèrement trop faible (le microampèremètre ne dévie pas jusqu'à 100, mais 90 ou 95 par exemple). La limer jusqu'à obtenir

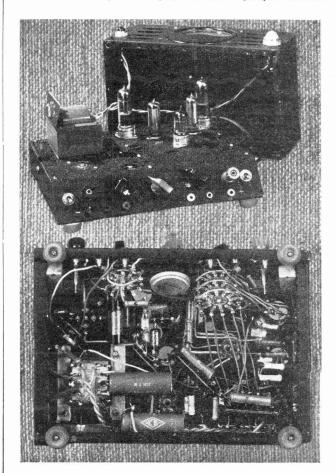

la déviation 100. Le schéma devient celui de la figure 7. Relier alors la grille de la lampe au curseur du potentiomètre de 500 k Ω et appliquer 100 volts à l'entrée.

Chercher la déviation complète et comme précédemment, remplacer la partie AB par une résistance (envi-

ron 200 k Ω). L'ensemble (500 k Ω + 200 k Ω) devient R6 ou R12 du schéma. Mettre la 200 k Ω de côté, refaire le montage de la figure 7 et appliquer 300 volts. Tourner le potentiomètre jusqu'à la déviation totale et remplacer AB par notre 200 k Ω en série avec environ 200 k Ω (toujours trop faible au départ). Etalonner cette résistance qui devient R7 ou R13 La mettre ainsi que la première jours trop faible au depart). Etalonner cette resistance qui devient R7 ou R13. La mettre, ainsi que la première 200 k Ω , de côté et opérer de même avec 1000 volts. Remplacer la nouvelle portion AB par les 2 résistances de 200 k Ω en série avec environ 70 k Ω que l'on étalonne. Il suffit alors de remplacer BC par une résistance d'environ 30 k Ω que l'on lime également et l'étalonnage en continu est terminé. Opérer de même avec le diviseur de gr'ille de l'autre élément.

Pour l'alternatif, il n'y a rien à régler à part les résistances de 4 $M\Omega$ destinées à transformer les tensions

de crête en tensions efficaces.

Choisir une tension alternative sinusoïdale de 10 volts par exemple (obtenus par un potentiomètre sur le secteur) et limer la résistance de 4 M Ω jusqu'à lire 10 volts sur l'échelle 10 volts continu.

Pour l'étalonnage en ohmmètre, il est nécessaire de Pour l'étalonnage en ohmmetre, il est necessaire de disposer d'une résistance étalonnée de 200 kΩ. Réaliser le montage de la figure 8. L'entrée est reliée au + 150 et la sortie à l'entrée + continu du voltmètre. On lime alors la résistance X (environ 2,8 MΩ) jusqu'à déviation complète. Se procurer également une résistance de 2,5 M Ω et réaliser le montage de la figure 9. Etalonner alors X (environ 18 M Ω) en montant en

série 2 résistances de 10 MΩ et en limant l'une d'elles. L'étalonnage du voltmètre à lampe est terminé. Signalons que les possesseurs d'ohnmètre précis pour-ront étalonner à l'avance toutes les résistances R4 à R15 et les monter directement. Mais les résistances R1 R3 dépendent du microampèremètre utilisé,

a R3 dependent du inferoamperemetre utilise, il est nécessaire de les étalonner sur le voltmètre lui-même. La plupart des contrôleurs du commerce ont une gamme inférieure de 3 volts. Il est alors difficile de lire avec précision 0,3 volts. Faire alors le montage de la figure 10. La résistance étalon sera par exemple égale à 100 ohms. Régler le rhéostat de manière à ce que le contrôleur branché en milliampère indique 3 mA. A ce moment, il y a 0,3 volt aux bornes de R. Opérer de même en alternatif avec le 6,3 volt d'un transformateur

comme source.
Pour terminer, signalons que l'échelle alternatif, que l'on tracera par comparaison avec un voltmètre alterna-tif de bonne précision (à 50 périodes sur la position BF) sera fausse sur la position 0,3 et 1 volt où il faudra prévoir une courbe d'étalonnage.

Le cadran comportera alors les échelles 0 à 30 et 0 à 100 continu, 0 à 30 et 0 à 100 alternatif et les ohms. Souhaitons bon courage à nos lecteurs qui seront récompensés de leurs efforts par la satisfaction d'avoir complété leur laboratoire d'un appareil moderne fort

Pierre Rooues.

UN ENREGISTREUR CATHODIQUE

miniature

La jeune Société SEXTA, sous la dynamique impulsion de M. BRACHET, et avec entre autres concours d'ingénieurs remarquables, celui de M. ZELBSTEIN, a réalisé des analyseurs de fréquences, de vibrations, de pressions, etc. qui, dans la construction aéronautique, la construction automobile, etc. apportent le concours de l'électronique à ces mesures.

Vendredi 10 octobre, SEXTA nous a présenté son dernier né, unique au monde et bouleversant de simplicité apparente. L'analyseur-enregistreur pour des phénomènes vibratoires rapides qui doit mesurer et inscrire des tensions électriques variables de forme complexe, traduisant la variation de pression ou l'état vibratoire d'une pièce mécanique, doit être du type oscillographe cathedique dès que la fréquence dépasse 100 par seconde. L'enregistreur à oscillographe à cadre mobile et miroir employé jusqu'.ci n'allait pas au delà de 1/100° de seconde (inertie).

L'oscillographe cathodique analyse parfai-tement le temps, sans inertie. On a réalisé ainsi des analyseurs-enregistreurs qui déroulent un film sensible derrière un optique braqué sur l'image d'un ou plusieurs tubes cathodiques. On avait obtenu jusqu'à 20 microsecondes près, donc jusqu'à une fréquence de 50 000 c/s, des résultats parfaits mais l'appareil oscillographe-photo restait volumineux.

SEXTA a cerné le problème comme suit. Nous avons noté la méthode d'étude de cette équipe d'ingénieurs, elle montre que les préjugés sont à déceler quand on veut obtenir des résultats nouveaux.

Il est résulté de ces travaux un appareil de $37 \times 20 \times 18$ cm ayant cette fois une précision de une microseconde, et possédant cependant, sous cet infime encombrement:

- 3 tubes cathodiques et leurs systèmes de déviation magnétique ;
- leurs circuits amplificateurs ;
- un optique permettant d'obtenir côte à côte sur le film la triple image des tubes ;


- un système dérouleur pour film de 16 mm à une perforation, comprenant (c'est formidable) :
- un moteur enrouleur ;
- un moteur dérouleur, dit de freinage ;
- une dynamo tachymétrique, entraînée par l'enroulement du film, dont la tension aux bornes fournit le signal d'erreur, qui appliquée à la grille d'un tube électronique modifie la vitesse des moteurs en agissant sur leurs inducteurs (placés dans le circuit plaque du tube). Ainsi la vitesse de déroulement est maintenue vigoureusement constante, quelle que soit la vitesse choisie, car il y a sept allures à choisir selon le phénomène étu-dié : de 10 à 300 cm à la seconde.

Conduite de l'étude

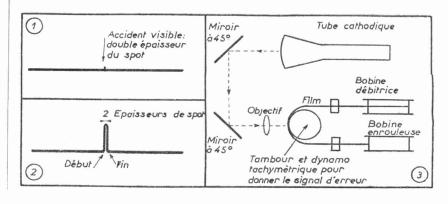PROBLÈME POSÉ : mesure de plusieurs grandeurs variables dans le temps, avec enregistrement, ce qui peut s'écrire :

- « Représentation dans l'espace d'un certain nombre de grandeurs qui se sont déroulées dans le temps. »
- Ou: représentation permanente de la valeur instantanée, inscription de ses variations dans le temps.
 - CRITÈRES, d'après M. Zelbstein :
 - 1º Vitesse-limite d'inscription :
- 2º Précision de la valeur de la grandeur enregistrée :
 - 3º Précision de l'appréciation du temps.

La théorie de l'information a été utilisée ; le diamètre fini du spot est l'unité, il donne le nombre de points-image possible sur l'écran. Un phénomène est signalé si la ligne horizontale du spot comporte un accident, donc dès que ce diamètre de spot est doublé (fig. 1). Pour juger du début et de la fin d'un phénomène il faut (finesse de résolution) pou-voir apprécier deux épaisseurs de spot (fig. 2).



En diminuant les dimensions d'inscription, tout en satisfaisant aux conditions ci-dessus on travaille comme si on augmentait la vitesse de déroulement du film ! C'est une conclusion intéressante.

Autre idée de base : la durée d'une observation doit être plus courte que le phénomène lui-même.

L'optique, d'après le physicien M. MAS. Chacun des tubes cathodiques sera petit (4 cm de diamètre), longueur faible, HT pas trop élevée : 1 000 volts, le spot fin : 14/10e de mm. Le film sera un 16 mm à une perforation, le système optique donnera par miroirs les 3 images, mais avec réduction de 14 fois, d'où un spot inscrit de 1/10e de mm.

La vitesse de 3 mètres/seconde permettra microsecondes de résolution.

Le déroulement, asservi par le servomécanisme, sera stable dans le rapport 300 (de 10 cm/s à 300 cm/s).

La MÉCANIQUE, remarquable (fig. 3) a mis dans un encombrement minimum, les éléments du servo-mécanisme, dynamo et moteurs, l'optique, les tubes, etc.

Des sécurités arrêtent le film s'il casse, éteignent le spot, arrêtent les moteurs à la fin du film de 30 m, etc.

L'ÉLECTRONIQUE qui comprend déjà le tube amplificateur de la variation de tension de la dynamo, se signale aussi par les amplifi-cateurs des 3 signaux à étudier, sans bruit microphonique des tubes (tubes sub-miniatures), par le tube au néon qui, dans son oscillation fournit les tops de marquage qui donnent sur le film la référence du temps qui s'écoule (voir photo, la ligne horizontale sous la sinusoïde présente un top à peu près au milieu), et aussi par le système de déviation des tubes cathodiques.


Pour être assuré de pouvoir apprécier pleinement la simultanéité des accidents des trois phénomènes enregistrés, pour ne pas avoir d'erreurs dans le temps, les 3 bobines de déviation des 3 tubes sont en série, donc parcourues par un même courant, qui est aussi celui du tube au néon générateur de tops.

Usage

Le pilote, qui conduisait le VAMPIRE muni dans son « nez » d'un tel enregistreur qui notait les répercussions sur les structures de l'avion des rafales de tir, mettait en route ledit enregistreur à l'aide d'une seule manette.

Tous les laboratoires, électroniques (TV, radar, etc.), mécaniques (fluides métallurgie, etc.) ont dans cet enregistreur miniature, plus fidèle que ce qui a été réalisé jusqu'alors, un instrument d'expérimentation qui leur donnera des possibilités qu'ils ignoraient.

G. GINIAUX.

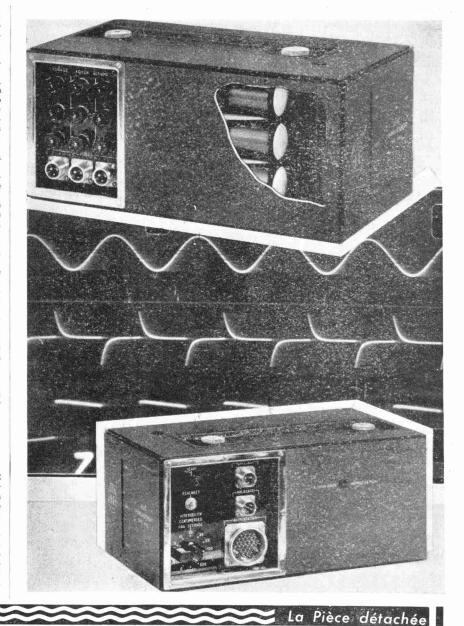

Pièces détachées « lcone

Bobinages oscillateurs pour alimentation

par HF. Plaquettes spéciales pour ces bobinages (ensembles monobloe).

— Selfs de choc de balayage haute impédance (Ci45, CL48).

Harder (Clas., CLas).

— Transfos blocking (Bi45, Bl48).

— Transfos de chauffage pour diode de surtension 19 ou 25 V.

— Transfos de chauffage pour tubes catho-

diques Selfs de filtrage à fort débit (LF 15). Transfos THT 2 000 V pour tube sta-

Condensateurs de filtrage pour THT, 2 000 à 20 000 volts, etc.

GRANDE DISTANCE

Pour le 819 les *Uniticones* présentent une sensibilité élevée pouvant être élargie d'ailleurs par l'adjonction des pré-amplis.
Pour le 450 lignes, une nouvelle gamme de bobinages à grande sensibilité vient d'être

présentée par les Ets Radio-Toucour ; ils perpresentée par les Ets Kadio-Toucour; ils permettent la réalisation de récepteurs pour 100, 120 ou 150 km de l'émetteur. Ces bobinages appliquent un principe assez nouveau en 450 lignes: le changement de fréquence sur une MF de fréquence plus élevée que la porteuse

APPAREILLAGE DE MESURE ET DE LABO

La fameuse *leonodyne*, nouveau modèle, s'applique tout particulièrement au 819 ; elle fait appel à un quartz stabilisateur d'où stabilité et identité avec les signaux de la RTF.

Ensembles en pièces détachées

Toutes les pièces détachées décrites jusqu'ici sont rassemblées et complétées pour former des ensembles permettant la réalisation avec cerensembles permettant la realisation avec cer-titude de succès ; ces ensembles sont accom-pagnés de schémas théoriques et de plans de câblage détaillés. Ils appliquent le principe des châssis fractionnés : en commençant par un récepteur équipé d'un tube de faible diamètre, il est possible avec un minimum de modifica-tion, de passer à des montages plus importants. Ou en commençant par un montage 450

lignes le passage se fait à la haute définition par adjonction ou substitution des seules par-

ties H.F. Citons : — les montages à tube statique 95 mm pour

450 et 819 lignes (série Prométhée);
— les montages à tubes statiques format commercial de 18 cm, série Orphée;

— montages magnétiques 450 et 819 lignes our réalisations de récepteurs commerciaux


(série *Jupiter*).

— Montages à tubes rectangulaires de 14, 16 ou 20', haute définition (série *Olympe*).

PETITES ANNONCES

Electricien, âge 29 ans, recherche gérance magasin électricité. Ecrire: BAILLY, 22, rue Gambetta, Parthenay (Deux-Sèvres.

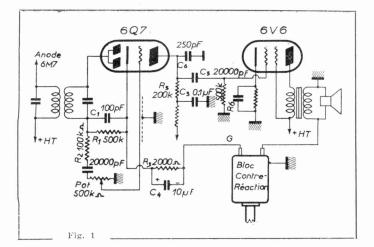Important constructeur du Nord, che ingénieur pour laboratoire, étude de matériel électronique et vidéo-fréquence. Pro-fessionnel ayant au moins 5 ans d'expérience. Réponse à DESMET-RADIO, 222, rue Solférino, Lille (Nord).



Un curieux cas de dépannage

par L. PÉRICONE

Amis lecteurs, nous vous soumettons ici un cas qui s'est présenté récemment dans un atelier de dépannage. Nous estimons qu'il mérite réellement d'être étudié; nous le soumettons en particulier aux dépanneurs qui ont l'habitude de diagnostiquer en analysant les symptômes extérieurs que présente le malade, ce qu'il présente, comment il réagit à certains essais qu'on lui fait subir.

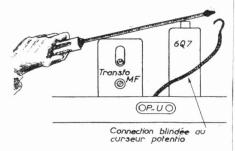


Fig. 2

Or donc, on nous apporte le malade en question; le propriétaire nous indique divers troubles, et entre autres:

« Je ne peux pas régler la puissance, quand je tourne le bouton en arrière ça joue toujours trop fort... » Bon. Lorsque arrive son tour de

Bon. Lorsque arrive son tour de passer sur la table d'opération, nous examinons son anatomie (au malade, pas au propriétaire...).

Montage hyper-classique: 6E8, 6M7, 6Q7, 6V6, valve et œil, 3 gammes normales, câblage suffisamment clair. Un de ces montages dont on se dit immédiatement:

« Celui-là, il va être fait en 5 mi-

nutes... »
Après avoir porté remède à différents points malades, nous arrivons au potentiomètre ; il est indubitablement mauvais : crachements et craquements divers quand on l'actionne ; changeons-le

changeons-le.

Cela fait, tout devrait être terminé... et tout ne fait que commencer...

Nous constatons que lorsqu'on ra-

mène le potentiomètre à zéro, la musique diminue évidemment de puissance, mais ne s'éteint pas complètement; elle conserve un niveau encore élevé, prohibitif, réellement gênant pour les voisins un soir d'été...

Et voici les essais et constatations que nous serons amenés à faire :

Nous incriminons évidemment tout d'abord le potentiomètre qui en somme, lorsque le curseur est au point F (fig. 1), ne remplit pas son rôle de mettre la grille de la 6Q7 à la masse. Sonnons-le à l'ohmmètre... il est impeccable. Refaisons une bonne masse à la broche F, au boîtier lui-même... aucun changement.

Avec un tournevis, nous mettons la grille de la 6Q7 à la masse (toujours avec le potentiomètre à zéro), la musique continue à jouer. Lorsqu'on enlève la connexion blindée du téton, ca grogne et ca siffle, bien entendu, mais si alors on met encore la grille à la masse (fig. 2), la musique réapparaît, pure et d'une puissance confortable!...

Le poste est muni d'un bloc contreréaction variable, agissant en réglage de tonalité par plots; mettons le point G à la masse... aucun changement.

Nous remplaçons les connexions blindées, gaines métalliques soigneusement mises à la masse, gros fil nu


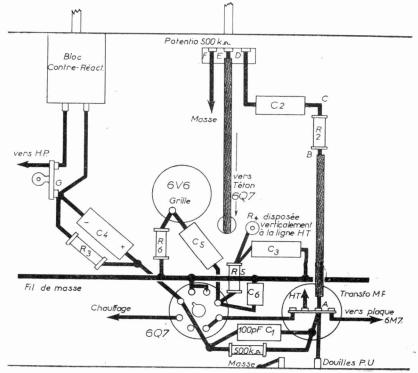


Fig. 3

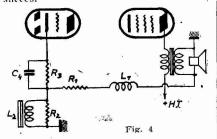réunissant tous les points de masse de cet étage, tont cela sans aucun succès.



Lorsque avec un tournevis on met à la masse les points A ou B ou C (fig. 3), la musique augmente nettement de puissance.

On constate le même phénomène lorsau'on branche à la douille PU le fil blindé qui vient du bras de pick-up... On a en somme l'impression de brancher un fil d'antenne...

Il semblait en définitive que la musique entrait dans la 6Q7 par un autre chemin que la grille, qu'elle y

entrait par la sortie... Songeant à une induction quelconque, nous avons refait au clair et avec des éléments sains le câblage de l'anode en l'éloignant de la connexion blindée, ainsi que la liaison à la grille de la 6V6.

Nous avons fait l'essai de blinder la 6Q7 qui était en verre, de la rem-placer par une autre métallique, de vérifier la mise à la masse de la métallisation, de la broche 1.

Ce n'est qu'en dernier ressort que nous doublons C4 (nous appliquons un

autre chimique de $25~\mu F$ à ses bornes)... et tout rentre dans l'ordre... La musique disparaît lorsqu'on ramène le potentiomètre à zéro.

Vous savez certainement, amis lecteurs, qu'une défectuosité du condensateur de polarisation de la 6Q7 peut provoquer comme symptômes... normaux, pourrions-nous dire, un ronflement permanent, ou un sifflement, ou de la chiencial de la condensate de la condensat de la distorsion, ou un sifflement-hurlement lorsqu'on pousse la puissance; mais de là à faire entendre l'émission même avec la grille à la masse, et déconnectée encore !... Pour livrer à vos méditations les

données complètes de ce petit problème, nous représentons en figure 4 le schéma que nous avons pu nous procurer des éléments composant le bloc de contre-réaction.

L. PÉRICONE.

SOCIÉTÉ DE MATERIEL ÉLECTRO - ACOUSTIQUE 41, rue Emile-Zola — MONTREUIL-sous-BOIS (Seine) — Tél. AVRon 39-20

TOUT LE MATÉRIEL L'ENREGISTREMENT MAGNÉTIQUE POUR

Têtes magnétiques d'enregistrement, de lecture, d'effacement, transformateurs, oscillateurs, selfs d'arrêt HF, adapteurs mécaniques, ensembles pour amplificateurs et préamplificateurs :

PHONELAC

NOTICE DE MONTAGE DU PHONELAC : Franco 200 francs

Les appareils et pièces détachées vendus par la S.M.E.A. sont des PRODUCTIONS L. I. E. = MATÉRIEL DE QUALITÉ

PUB. RAPY



- au capital de 7.500.000 francs -

80-82, RUE MANIN, PARIS (XIX) - BOTZARIS 31-19 & 31-26

Agence de Lille : E's DURIEZ, 108, rue de l'Isly


POTENTIOMÈTRES

GRAPHITE MODÈLE G STANDARD

- Sans interrupteur
- Double, axes
- Avec interrupteur
- indépendants
- Double, axes solidaires Avec prise médiane

Modèle "M" miniature - Solide et silencieux

- BREVETÉ S.G.D.C.

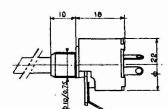

- Encombrement très réduit Diam. ext. 22 mm.
- Puissance: 1/2 watt
- Grand angle de rotation utilisé: 305°, Axe rectifié
 - Interrupteur unipolaire et bipolaire très puissant.

BOBINES • Avec et sans interrupteur • Puissance 4 watts


Modèles spéciaux pour télévision.



17, Villa Faucheur, 17 PARIS (XX*)

Téléphone: MÉN. 89-45



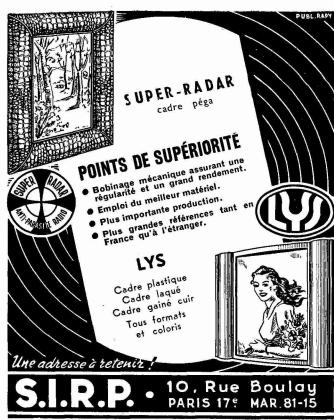


Représentant pour LYON: Jean, LOBRE, 10, Rue de Sèze, Tél.: LALANDE 03-51





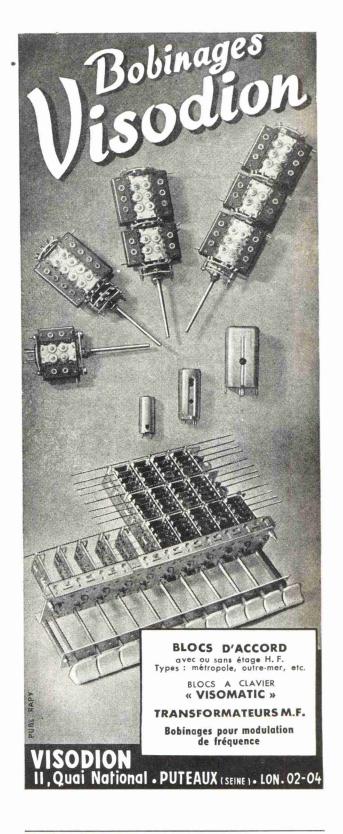296, RUE LECOURBE - PARIS XVe - TÉL. : LEC 50-80 (3 lignes)





R.A.S.

35, RUE SAINT-GEORGES, PARIS-IXº
TÉLÉPHONE: TRUDAINE 79-44

RUCHE NDUSTRIELLE

115, RUE BOBILLOT - PARIS-XIII°

GOB. 62-46

TRANSFOS RADIO ET TÉLÉVISION

> BOBINAGES TÉLÉPHONIQUES

Etude sur demande de TRANSFOS SPÉCIAUX

pour toutes applications ainsi que de tous BOBINAGES INDUSTRIELS

A BEILLE INDUSTRIELLE

35, RUE SAINT-GEORGES - PARIS-IX°

TRU. 77 44

POTENTIOMÈTRES BOBINES

SELFIQUES

de 25 à 10.000 ohms, 4 watts

NON SELFIQUES

de 25 à 1.500 ohms, 2 watts

Haute qualité de contact - Surcharge électrique possible Absence de bruits de fond - Encombrement réduit Présentation fermée et étanche - Tropicalisation sur demande



ETABLISSEMENTS ROBERT POGU, GERANTS LIBRES

10, AVENUE DU PETIT-PARC - VINCENNES - DAU. 39-77

RADIO

Tous bobinages H. F.

en matériel amateur et professionnel

Noyaux en poudre de fer aggloméré

LA SÉRIE DES BLOCS

3 GAMMES

OC-PO-GO: 303 R et M, 422, 424; pour postes à piles : 426, 427; OC1-OC2-PO: 430, 434

4 GAMMES

OC-PO-GO-BE-PU : 454, 460 R et M ; OC-PO-GO-CH-PU : 454 R et MCH

5 GAMMES

BE1-BE2-PO-GO-OC-PU : 526 R et M, 530 R et M

LA SÉRIE DES M.F.

210-211, grand modèle 220-221, petit modèle pour Rimlock 222-223, petit modèle pour Miniature 214-215-216, jeu à sélectivité variable pour deux étages d'amplification M. F.

TÉLÉVISION BLOCS DE DÉVIATION BLINDÉS

LIGNES ET IMAGES
pour haute définition et grand angle de déviation

BOBINE DE CONCENTRATION

TRANSFORMATEURS

"BLOCKING"

TRANSFORMATEUR

"IMAGE"

TRANSFORMATEUR

de "SORTIE LIGNE" T. H. T.

BOBINAGES H.F. ET M.F

pour amplification son et image

