ELECTRONICE PRATILIES

La première revue des Applications de l'Electronique et de l'Informatique en Afrique



ELECTRONIQUE-PRATIQUE

N° 05 JANVIER 1992 F R I Q U E

SOMMAIRE

TECHNIQUE

-Parlez moi du 4011	P.16
-Logique 01	P.3
-Guide T.T.L.	P.13

MONTAGE

-Testeur de piles	P. 23
-Détecteur de niveau	P.27
-Jingle électronique	P.31
-Auto-diagnostique	P.35
de rupteur auto	

INFORMATIQUE

-Virus	P.38

DIVERS

-Fiches à découper	P.43
-Circuit japonnais	P.41
-Petite annonces gratuites	P.46
-Abonnement	P.48

Copyright la reproduction et l'utilisation même partielle de tout article (communications techniques ou documentation) extrait de la revue « Electronique pratique afrique » sont rigoureusement interdites ainsi que tout procédé de reproduction mécanique, graphique, chimique, optique, etc... toute demande à autorisation pour reproduction, quel que soit le procédé doit être adressé à « Electronique Afrique » .

Editeur

Electronique Afrique 2 rue Med OUAGNOUNE Bouzareah ALGER

-Fondateur-Directeur de la publication M. BENMEBKHOUT

> COMMERCIAL ZIANE hassen

Régie de la publicité France, Italie, Espagne SAP 70, rue Compans 75017 - PARIS-

Photocomposition Photogravure ENSI RTE NIe N'5 Cinq Maisons MOHAMMADIA ALGER Tél: 76.92.30

Ont participé à ce numéro : AIT-HAMOUDI BOULALOUA ISAAD

Sélection Couleurs Maquette REVOLUTION

Distribution Centre - Ouest - Est ENAMEP

Déclaration Enregistré auprès du Procureur de la République N° 03 - 91

> ISSN 1111 - 0856 N' 4 - Tiré à 9935 ELETRONIQUE AFRIQUE

R.A.E ELECTRONIQUE

COMPOSANTS ACTIFS

N° 3 Lotissement Pignodel Bouzaréah Alger: (02) 79. 75.70

CIRCUITS NUMERIQUE-ANALOGIQUE-LINEAIRE-DIGITALE

	CN	nos	
4000	4027	4054	4096
4001	4028	4055	4097
4002	4029	4060	4098
4006	4030	4066	4501
4007	4031	4068	4502
7008	4032	4069	4503
4009	4033	4070	4504
4010	4034	4071	4507
4011	4035	4072	4511
4012	4036	4073	4518
4013	4040	4075	4519
4014	4041	4076	4520
4015	4042	4077	4528
4016	4043	4078	4530
4017	4044	4081	4532
4018	4046	4082	4533
4019	4047	4082	4536
4020	4048	4085	4538
4021	4049	4086	4539
4022	4050	4089	4556
4023	4051	4093	4557
4024	4052	4094	4566
4025	4053	4095	4584

	TTL	74 LS	
7400	7445	74144	74195
7402	7446	74145	74196
7403	7447	74148	74197
7404	7448	74150	74198
7405	7450	74151	74260
7406	7451	74153	74261
7407	7453	74154	74266
7408	7454	74155	74273
7409	7460	74156	74279
7410	7470	74157	74280
7411	7472	74159	74283
7412	7473	74160	74290
7413	7474	74161	74293
7414	7475	74162	74295
7415	7490	74163	74298
7416	7493	74164	74299
7417	7494	74165	74320
7420	7495	74166	74321
7421	7496	74168	74322
7422	74100	74169	74323
7423	74107	74170	74324
7425	74109	74174	74327
7426	74110	74175	74365
7427	74111	74176	74366
7428	74112	74177	74367
7430	74113	74178	74368
7431	74114	74180	74373
7432	74115	74181	74374
7433	74116	74182	74390
7438	74121	74184	74393
7439	74122	74188	74490
7440	74123	74190	74629
7441	74125	74191	74870
7442	74138	74192	12 300
7443	74143	74193	1 12 13 13
7444		74194	

Ī		CII	TRANSISTORS						
		LINE	AIRES	EI SPI	LCIAUX		ASZ 15	182	196 197
-	ADC	555	7226	580	1042	71	16	233	198
	804	556	LF	590	1045	72	18	235	200
	809	565	351	SL	1046	81	BC 107	236	BFR
	DAC	566	353	496	1047	82	108	238	90
	808	567	356	5500	1048	84	109	240	91
-	L	709H	357	SO	1054	431	140	241	BS
1	123	709	398	41P	1057	494	141	242	170 BSX
	200	711	LH	42P	1059	497	143	262	20
-	202	720	0070	TAA	1151	TMS	147	263	21
	293	723	M	550	1200 1405	1000-3318	148 157	266 267	BU 206
ы	296	739 741	145028	611	1410	1122	160	435	208
	LM	747	MK	621	1412	UAA	161	436	508
	111	748	50240	761 765	1415		170	437	408
	119	761	MM	861	1510	170	177	438 439	426 BUX
	239 301	1458	50398	TBA	1524	180	179	440	37
	301 304H	1496	53200 57410	120	1576	ULN	182	441	80
	305	1871	58174	221	1578	2002	184	442 507	81 98
	307	1872	ML	231	1908	2003	207	508	BUZ
	308	1877	926	400	2002	2004	208	537	45
	309H	1897 2896	MC	440	2003	2803	209	538 561	1RF 450
	309K	2907	1309	520	2004	2804	212	562	540
	310	2917	1310	540	2005	OPTO	237	645	TIP
	311	3900	1408	560 570	2006	0.10	238	850	30
	317T 317K	3909	1455	661	2010	4N25	239	678 679	31 32
	31/16	3911	1468	750	2020	4N26	307	711	33
	319		1488	790	2030	BPW34	308	802	34
	323K		1489	800	2542		309	895 BDW	35 36
	324 .	CA	1496 1709	810	2593 2595	BP104	318	93	41
	331	3045	1733	820	2610	LD271	327	94	42
	334	3046	3403	830	2620	XR	328	BDX 18	112
	335	3052	3470	860	2630	2203 2206	337	53	120
	336	3059	3484	920 970	2631	2207	516	54	122
	337K 337T	3060	14411	TCA	2640	2208	517	62	132
	3371 338K	3080	14433	105	2870	2240	546	63	2955 3055
	339	3086	14490	160	3000	2266	548	85	VN
	348	3089	MCT	250	3030 3300	2276	549	66	46
	349	3130	6	280	3310	2567	550	67	88 2N
	350K	3140	8	315	3500	50	557	78	708
	358	3161	MOC	420	3560	3525 3527	558	87	730
	360	3162	3010	440	3571	Al	559	88 BDY	918
	377	3189	3020	530 540	4290	109	639	56	1613
	379	ICL	NE	550	4510	116	640	58	1711
	380N8	7106	527	600	4565	117	BD	BF	1889
	380N14	7107	529	810	5850	124	115	115	1890
	381	7126	555	640	7000 8440	125	130	173	2222
	382	7135	556	650	TIL	-	135	175	2369
	383T	7137	564	660	31	-	136	177	2648 2904
	384	8038	565 566	740	32		138	179	2905
	386	8040	567	750	78		139	180	3053
	387	ICM	570	760	81		140	181	3054 3055
	389	7038	SAB	780 830	111	Anna mal		183	3563
	390	7045	0600	900	113			184	3771
	391	7207 7209	SAS	910	117	126		185	3819
	393	7217	580	940	311	139		194	3904 3906
	395	1.2.11	570	965	TL				4416

LOGIC 01

Les circuits logiques sont largement employés, quelle que soit la technologie choisie: TTL, CMOS, QMOS, FAST, FACT, ou même ECL. L'analyse logique convient pour toutes le technologies en excluant les problèmes de mise en oeuvre. La série a pour objectif de vous permettre la compréhension et la conception de montage utilisant un traitement logique. La technologie la plus facile à mettre en oeuvre est la CMOS; elle servira donc de support aux manipulation.

haque volet de cette série ses présentera sous la forme de ce premier volet:

- Présentation de fonctions logiques et analyse.
- Mise en oeuvre (manipulations).
- Enoncé de théorèmes, méthodes ... et synthèse.
- Fabrication utilisée en manipulation.
- Exercices d'applications. Les figures seront toujours numérotées selon le volet en cours (Fig. N.M. avec N= numéro de volet et M= numéro de la Figure). Les termes anglais sont notés apostrophes (exemple NAND), alors que les termes un peu barbares sont notés entre quillemets! On définis un point A sur le schéma, la tension notée VA corresponde au potentiel entre A et la masse, et l'état logique sera noté A= e, e prenant la valeur 0 ou 1. Sur ce, abordons ce premier volet qui définit les bases de la logique.

BASES ET VARIABLES

(Fig 1.1)

La différence fondamentale entre un système logique se situe au niveau du régime de fonctionnement et du dispositif de traitement. Un système fonctionnant dans son régime linéaire est un dispositif analogique (amplificateur, filtre...). Un système fonctionnant en

commutation (bloqué-saturé) limite la sortie à deux états, et si le système reçoit des signaux d'entrée à deux états, on parle de dispositif logique (portes logiques...). Certains dispositifs mêlent l'analogique à la logique (convertisseurs. comparateurs analogiques...). Les deux états sont définis simplement par une absence de tension (0 V) ou une présence de tension (+ Vcc). On exclut, pour l'instant, le cas particulier où ces états sont définis par deux (02) tensions déférentes, puisque par un décalage entension. le raisonnement est semblable. Les états logiques sont "0" (zéro barré pour distinguer de la lettre O) pour O V et "1" pour la présence de tension(+ Vcc ou +). Remarque: certains ouvrages utilisent les appellations ouvrages "L". abréviations de 'Low', ou "B", abréviation de Bas, qui désignent l'état 0, est "H", abréviation de Haut où de 'High' pour l'état "1". Cette série n'utilisera que l'appellation "0" ou "1". Une variable logique est


l'appellation d'un dispositif logique, entrée ou sortie, qui symbolise algébriquement l'entrée ou la sortie concernée. Une fonction logique est le dispositif qui met en relation une ou des entrées et la sortie.

En Figure 1.1, on considère le cas le plus simple: l'interrupteur et la source de tension est la variable d'entrée, et la lampe, celle de sortie. Il y a liaison directe entre entrée et sortie. Pour la compréhension de l'appellation des variables, on désigne par 'a' l'action sur l'interrupteur. Au repos,

 a = 0 et interrupteur actionné
 a = 1, puis on identifie l'interrupteur par rapport à cette variable a.

En Figure 1. 1a, au repos, a = 0, l'interrupteur est ouvert, la lampe est éteinte car il n'y a pas de tension à ses bornes, donc L= 0.

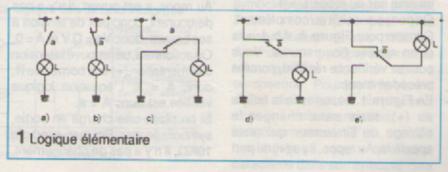L'interrupteur actionné, donc fermé, a = 1, la lampe est allumée car la tension (+) est présente, donc L = 1. On distingue deux cas, a = 0 L = 0 et a = 1 se passe par l'équation logique L = a, car les états sont



identiques dans les deux cas.

Le rôle de l'équation est de représenter les cas précités par une relation, sans définir ces cas, donc d'obtenir une formulation plus compacte. Ainsi, il est plus simple de définir l'état de L par L = a qu'en énonçant les deux cas a = 0 L = 0 et a = 1 L = 1. Comme a correspond à une action sur l'interrupteur, on nomme ce dernier a.

En Figure 1. 1b, au repos a = 0, lampe allumée, L = 1. L'interrupteur actionné, a=1, L=0, lampe allumée, L=1. L'interrupteur actionné, a=1, L=0. Comme il n'y a que deux états possibles, on appelle complément logique la relation qui à l'état 0, fait correspondre l'état 1 et à l'état 1, Le 0. C'est ce phénomène que l'on observe, donc l'équation de L est le complément de la notée L = /a (lire a-barre). L'interrupteur est nommé /a pour sa correspondance entre l'action et l'état logique. Remarque: les Figures utilisent la notation sur lignée et le texte la notation informatique pour l'utiliser le code ASCII standard. Ces deux notations sont identiques, mais nécessitent des précautions, mais nécessitent des précautions d'écritures de la même manière que le trait de fraction d'une équation et son entrée par le clavier de la calculatrice.


En Figure 1. 1c, on utilise un inverseur. Au repos, la lampe est éteinte car la tension à ses bornes est 0 V. Si on actionne l'inverseur (Vers le Haut), la tension applique à la lampe est (+) et elle s'allume. Ces deux états se résument par a = 0 oû et a = 1 L = 1 ou par l'équation L = a. On nomme l'inverseur a pour conserver l'analogie.

En Figure 1. 1d, on retrouve le cas inverse car au repos L = 1.

On pense aussitôt au complément. Comme pour Figure A. Ab, L = /a et on appelle l'inverseur /a. Vous pouvez vérifier ce résultat, comme précédemment.

En Figure 1. 1e, on relie la lampe au (+), mais sans changer le câblage de l'inverseur qui reste appelé/a. Au repos, il y a (+) de part

trissiti.blogspot.com

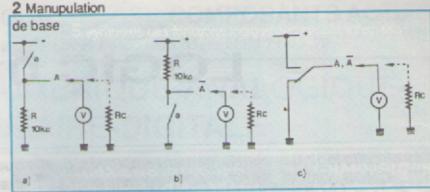

et d'autre de la lampe, la tension à ses bornes vaut O V, donc a = 0 et L = 0. L'inverseur actionné, la lampe est allumée, a = 1 et L = 1. L'équation est donc L = a. En comparant le montage précédent, le résultat obtenu est le complément. On vient en fait de démonter que //A = A. Donc comme l'interrupteur se nomme /a, on a l'équation L = /(/a) et on a vérifié L = a. En fait, on a inversé la câblage de lampe, on a donc complément l'équation de L. En 1. 1d, on avait L = /a, on a maintenant : L = /a, donc L = a...

MANIPULATION

(Fig 1.2)

Il est aisé d'essayer les montages de la Figure 1.1 avec une pile, une ampoule et des interrupteurs ou inverseurs; ce qui est conseillé à tiré d'exercice. La manipulation proposée va introduire un phénomène supplémentaire. La tension d'alimentation (+) est quelconque, par exemple 12V.

En Figure 1.2a, on remplace la lampe de la Figure 1.1a par un resistor R. Le voltmètre en parallèle lira la tension à ses bornes. La sortie se nomme A.

Au repos, a est ouvert, il n'y a pas de courant, donc pas de tension à ses bornes, donc Va = O V et A = 0. On actionne a, on retrouve la tension d'alimentation (+) aux bornes de R, donc A = 1. L'équation logique vérifiée est donc A = a.

Si on place une charge en sortie, symbolisée par Rc, par exemple 10KΩ, il n'y a pas de changement.


En Figure 1.2b, on inverse la câblage de a et R. Si a est ouvert, il n'y a pas de courant dans R, on retrouve donc l'alimentation en sortie. Si a est fermé, on a O V en sortie. La sortie est donc le complément de la commande. On a noté cette fois /A = a (qui est identique bien sûr), car on a conservé le même d'interrupteur. Si on place Rc en sortie, la tension en sortie varie Rc (théorème de Thevenin). Le fonctionnement logique n'est plus garantie. Il faut donc Rc > R. Cette remarque s'applique aussi au montage précédent si on connecte la charge au (+).

En Figure 1.2c, on utilise un inverseur. L'équation dépend de la position de repos de l'inverseur. On aura donc A ou /A. On remarque que Rc est sans action, quel que soit l'état de sortie, ce qui est normal. Vous pouvez également vérifier ce résultat en connectant la charge simulée Rc entre la sortie et Vcc. Enconclusion, on a vérifié l'analyse précédent, mais on vient en plus de définir les schémas de dispositifs générant des variables A ou /A, actionne leurs quand on interrupteur.

INTERRUPTEURS

(Fig 1.3)

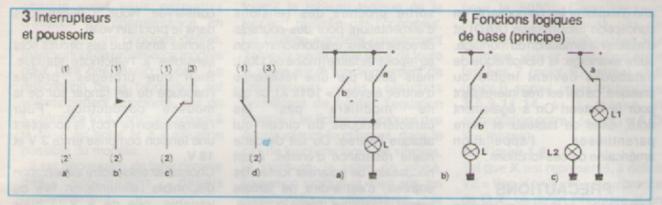On comprend qu'il est impératif de représenter les interrupteurs selon une norme, pour distinguer le type. Dans un schéma, ils seront toujours représentés au repos, ce qui a été le cas dans les Figures



précédentes. Des détails viennent compléter cette règle. En 1.3a, un interrupteur qui établit le contact entre (1) et (2) à sa fermeture. En 1.3b, un interrupteur-poussoir, qui établit un contact momentané entre (1) et (2). En 1.3c, un inverseur dont la position des repos est définie. Au repos: liaison (2-3), actionné: liaison (2-1). Comparez ce symbole avec celui en 1.3d, qui, bien que représente au repos, ne lui définit aucune position. On est donc en présence d'un inverseur à trois (3) positions, mais on pourra aussi l'accepter comme un inverseur dont la position de repos est quelconque.

FONCTIONS DE BASE

On a vaguement parlé de fonction, au paragraphe "Bases et variables", puisqu'on définissait les variables. En fait, un interrupteur est assimilable, la variable d'entrée étant l'alimentation. Revenons donc à des montages simples à lampe (ampoule!).

En Figure 1.4a, la lampe L s'allume si on agit sur a, ou si on agit sur b, ou si on agit sur a et b. On pourrait énoncer la fonction par ces trois (03) cas (on verra plus tard qu'il faut quatre (04) cas pour la définir entièrement, car on sous-entend les cas où aucun interrupteur n'est manoeuvre et L=0), mais il est plus simple de définir une fonction associant les variables a et b, et quelle fonction s'y prête le mieux sinon le OU (inclusif). on notera L = a + b, qui se lira 'a OU b'

En Figure 1.4b, la lampe L s'allume si on agit sur a et sur b en même temps. L'appellation adoptée est tout naturellement le ET que l'on notera *. Ainsi L = a*b, que l'on lit 'a Et b'. Il arrive souvent que le symbole * soit omis, comme en multiplication, lorsqu'il n'y a pas d'ambiguîté au niveau de l'écriture. En Figure 1.4c, on réutilise les fonctions introduites en Figure 1.1. Au repos, seule L2 est allumée. Ce qui se traduit par a = 0 L1 = 1 L2 = 0 et a = 1 L1 = 0 L2 = 1 (rappel). On remarque que L2 = 2 et L1 = a/. La première fonction (L2 = a) est la fonction OUI ou IDENTITE, alors que la seconde qui effectue la complèmentation est la fonction NON, dont la notation a été définie.

C'est à partir de ces fonctions de base si simplement énoncées que découlent toutes les striures logiques complexes, dont le microprocesseur... uniquement par association de fonctions de base et quelques expérimentations.


SYMBOLES

(Fig 1.5)

Pourquoi des symboles de fonctions? Pour réaliser un schéma fonctionnel du traitement logique, puis pour utiliser des composants intégrés qui matérialisent ces fonctions. On parlera d'opérateur ou de portes logiques intégrées; le mot-opérateur-désigne le bloc (structure) qui réalise la fonction, et on préfère le mot-porte- quand la fonction est simple-intégré, car il est évidemment possible de réaliser cette fonction en éléments discrets (transistors, diodes ... qui sont d'ailleurs les éléments utilisés dans les circuits intégrés).

La Figure regroupe dans un tableau les symboles logiques des fonctions abordées en 1.4. Le symbole noté 'ancien' est en fait une norme américaine qui est devenue obsolète. En Europe, ce sont les symboles 'actuels'qui sont utilisés. Petite remarque pour les conservateurs :depuis 1983,les Américains ont adopté une norme très proche de la norme européenne. Pourquoi? la norme définit clairement et simplement. sans documentation. fonctionnement d'un circuit quelconque. par quelques caractères dans son symbole, cela

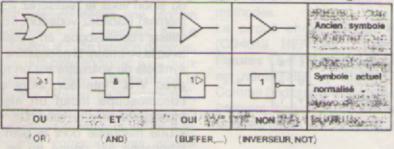5 symboles des fonctions logique des circuits integrées



electronique pratique afrique

afin d'exploiter les composants en conception informatisée (XAO) et d'assurer la simulation du montage. autre avantage: la bibliothèque de databooks devient inutile ou presque, ce qui est très intéressant pour le lecteur! On a également noté, dans ce tableau et entre parenthèses, l'appellation américaine de ces fonctions.

PRECAUTIONS

Il est possible de choisir une fonction logique intégrée dans une panoplie de technologies. Le choix s'est partie sur les circuits CMOS car leurs caractéristiques les rapprochent le plus de la théorie, et ils sont économiques, car largement diffusés. de plus, presque tous les montages de la revue font appel au CMOS, abandonnant les TTL (consommation élevée!).

La technologie CMOS se caractérise par des tensions de

electronique pratique afrique

sortie proches des tensions d'alimentation, pour des courants desortie faibles; une consommation au repostrès faible (moins de 1XA); mais aussi par une résistance d'entrée élevée (> 1012 X), ce qui pas les modifiera ne caractéristiques du circuit qui attaque l'entrée. Du fait de cette haute résistance d'entrée, il est nécessaire de polariser toutes les entrées, c'est-à-dire ne jamais laisserune entrée, même inutilisée, non connectée. Dans un circuit intégré, il y a parfois plusieurs fonctions logiques du même type. Si vous n'utilisez qu'une fonction polariez les entrées des fonctions inutilisées inutilisées. Il faut donc relier ces entrées à un potentiel fixe. O V ou = Vcc, sans importance puisque la fonction est inutilisée, Si c'est une entrée propre à la fonction qui est inutilisée, il faudra lui définir un état tel que la fonction soit conservée. Nous y reviendrons dans le prochain volet.

Sachez aussi que ses circuits sont sensibles à l'électricité statique. Bien que protégés, prenez l'habitude de les ranger sur de la mousse conductrice. Pour l'alimentation (+ Vcc), ils acceptent une tension comprise entre 3 V et 18 V

Choisissez selon votre alimentation disponible (alimentation fixe ou variable, pile de 9 V...) mais expérimentez de préférence avec Vcc = 5 V puis Vcc = 12 V, et comparez à chaque fois. C'est un bon exercice d'aptitude à la manipulation. Et si vous voulez en savoir plus sur les circuits CMOS consultez le livre Application des CMOS (col. E.T.S.F.), qui complète la série parue dans la revue.


MANIPULATION

Pour chaque manipulation, il faudra:
Réaliser la montage sur une planchette de connexion plutôt que sur un circuit imprimé, car cela autorisera des modifications simples et permettra de réutiliser les composants ou de les échanger en cas de "casse". Le brochage des circuits nécessaires sera toujours donné en fin de chapitre (ici Figure 1.15). Si le numéro des broches n'est pas expressément indiqué sur la Figure, vous pouvez choisir une porte quelconque parmi celles du circuit.

Le voltmètre utilisé est un modèle àgrande impédanced'entrées, mais il vous faudra très vite utiliser l'oscilloscope. Il n'est plus possible de s'en passer, alors ne regrettez pas votre investissement (le multimètre est presque facultation ou sinon vous le réaliserez vous mêmes). Habituez-vous donc à des utiliser l'oscilloscope, en paralle avec le voltmètre si nécessaire symbole du voltmètre est un paralle avec V à l'intérieur, alors l'oscilloscope inclut un signatriangulaire dans ce rond (C).

 Une maquette dont le plan de fabrication est donné en lim de

page William

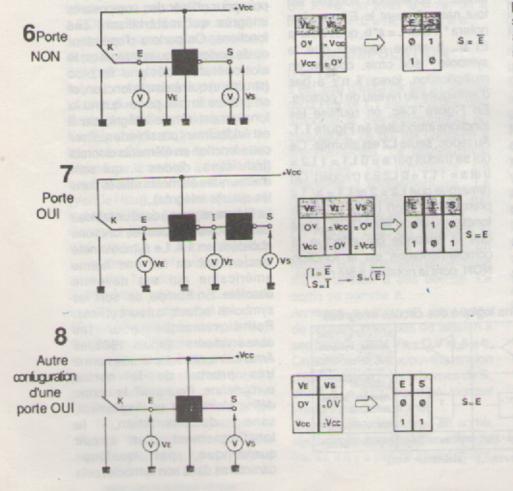

chaque volet vous permettra d'asseoir vos connaissance, en utilisant certains principes définis, mais surtout de réutiliser ce modèle pour faire des manipulations. La description de la fabrication est volontairement succincte, car on s'intéresse tout particulièrement à la mise au point et à l'utilisation possible du modèle.

 Il est nécessaire de tenir compte des précautions définis précédemment.

PORTES OUI, NON

(Fig 1.6)

La convention adoptée par l'auteur pour représenter l'alimentation du circuit n'est pas normalisée, mais elle évitera certaines ambiguïtés. On disposera toujours les bornes d'alimentation, en haut (Vdd = + Vcc) et en bas (Vss = O V) d'un des opérateur du circuit, la référence permettant de la distinguer des autres, le cas échéant.

Remarque: bien qu'évident pour beaucoup de lecteurs, il faut alimenter le circuit intégré pour pouvoir utiliser l'opérateur interne. De même, il est interdit d'appliquer une tension à une entrée d'un circuit, s'il est pas alimenté! A cause du réseau de protection interne, et comme un circuit CMOS consomme très peu, le circuit s'auto-alimentera par une ou plusieurs entrées, et vous obtiendrez un fonctionnement aléatoire. C'est une cause fréquente de pannes ou de disfonctionnement (pannes difficiles à détecter si les courants de sortie sont faibles).

Revenons à la manipulation proprement dite. La méthode conviendra aux trois (03) Figures, seuls les résultats changent et sont indiqués sur ces mêmes Figures. Méthode; on définit une tension d'entrée, avec l'inverseur K. Le voltmètre lit cette tension d'entrée, ainsi que celle en sortie. Il y a deux (02) cas à relever, ce qui donne le premier tableau de mesure (VE, VS). Ce tableau est interprété en remplaçant les tensions par les états logiques correspondants, ce qui

trissiti.blogspot.com

fournit le tableau logique de la fonction réalisée par l'opérateur. Ce tableau s'appelle usuellement "table de vérité" (elle vous dit toute la vérité sur le fonctionnement de l'opérateur). Ces résultats permettent de vérifier l'équation logique. Les fiches techniques des constructeurs fournissent, dans le cas de fonctions logiques simples, le symbole, la table de vérité. l'équation logique et, bien sûr, les caractéristiques, électriques et le brochage, qu'ils complètent d'analyses de fonctionnement, de montages d'application pour les fonctions logiques complexes. Vous retrouverez ces informations tout au long de chaque volet.

Si vous ne vérifier pas les résultats définis à côté du schéma de montage de la manipulation en cours, il peut y avoir trois (03) causes distingues:

1 - Un circuit défectueux, détruit, ou un circuit avec un opérateur défectueux. Vérifier dans ce cas avec un autre opérateur et, dans tous les cas, jetez le circuit en "l'écrasant sur ses pattes" (évite la confusion).

2 - Une erreur de montage. Vérifiez votre câblage, votre alimentation, l'état des connexions (bon contact de la plaquette d'essai).

 3 - Les appareils de mesure (mal réglés, fusible détruit...)

Les montages sont simples, habituez-vous à les câbler proprement en respectant si possible la disposition du schéma. Cela vous permettra de repérer facilement les points intéressant du montages et évitera les erreurs. Progressivement, les montages seront plus denses, ce qui nécessite une bonne assimilation des méthodes.

Le circuit choisi est un 4049 (CD4049, HEF4049...) pour les Figures 1.6 et 1.7, alors qu'un 4050 est nécessaire en Figure 1.8. Comme l'indique le branchage, ils intègrent chacun six (06) opérateurs logiques (NON pour le 4049, OUI

pour le 5050). Choisissez un opérateur et n'oubliez pas de polariser les entrées inutilisées. Par exemple, utilisez l'opérateur entre broches 7 (point E, entrée) et 6 (point S, sortie), reliez les broches 3,5,9,11,14 à la masse et alimentation entre 1 (+ Vcc) et 8 (O V = masse).

En Figure 1.6.

Tel que K est représenté, il définit VE = Vcc et on lit une valeur proche de O V, ce qu'on interprète et un état 0 en sortie (E = 1 S = 0). On bascule K, on relève VE = OV et VS proche de Vcc, donc E = 0 S = 1. Comme dans l'analyse théorique, ces deux (02) résultats impliquent la fonction complèmentation S = / E. On vérifie les résultats pour Vcc = 5 V et Vcc = 12 V, comme conseillé précédemment.

En Figure 1.7.

On relie deux (02) opérateurs NON en série. Il est inutile de refaire le montage, il suffit de la modifier. Si vous avez utilisé le câblage cité en exemple, déconnectez-la à la broche 6, ce qui formera le point I. Le point S sera sur la broche 4. pour les deux (02) positions de K, on relèvera V ... VI et Vs, ce qui donnera la table de vérité {E, I, S}. On remarque alors que I est le complément de E, de même S est le complément de I, mais ,surtout que S est identique à E. La fonction entre S et E est la fonction OUI (identité), et on a vérifié par la pratique S = /I = /(/E) = //E = E(premier théorème: cas général I/A = A).

En Figure 1.8.

On utilise un opérateur OUI. L'existence de portes OUI se justifie par l'adaptation de tension et courant. On procède comme en 1.6, en relevant des états identique et vérifiant /S = E.

La Figure 1.7

Implique une remarque par apport à la porte OUI:si vous n'avez pas de circuit à porte OUI,vous pouvez en réaliser en mettant en série deux (02) portes NON. Cela limitera le nombre de circuits de votre montage Par exemple, si vous réalisez un montage avec deux porte OUI et deux portes NON, il vient instantanément à l'idée d'utiliser deux circuits, un 4049 et un 4050. Or, en utilisant la remarque précédente, un circuit 4049 suffit. En revanche, il est évident que deux portes OUI en série ne peuvent réaliser la fonction NON!

Pour ces trois (03) manipulations, on a utilisé les 4049 et 4050 car ils ont un brochage identique, ce qui évite les erreurs et permet l'échange direct du circuit sur le montage. Mais il existe d'autres circuits qui seront présentés en Figure 1.15.

Vous pourrez donc refaire ces manipulations avec ces circuits.

En synthèse, il faut retenir qu'une porte OUI est définie par S = A (identité), une porte NON par S = /A (complément), avec A = variable d'entrée et S = sortie de la porte. Le premier théorème est: pour toute variable A, le terme //A; ce qui implique la remarque pratique de réalisation d'une porte OUI avec portes NON en série. Le symbole d'une porte OUI est un carré avec

trissiti.blogspot.com
un "1" qui désigne l'identité,
complété d'une boule sur la sortie si
c'est une porte NON. On note le
symbole A à côté du 1, soit "AA"
pour indiquer l'amplification ('
buffer').

VISUALISATION

(Fig 1.9)

Jusqu'à maintenant, on a utilisé un voltmètre pour mesure la tension en un point donné et l'interpréter pour définir l'état. Voltmètre entre S et masse, on mesure Vs et on interprète l'état de S. Comme le présente la Figure 1.9.a.

On peut relier le voltmètre entrée Vcc et S. Dans ce cas, il mesure (Vcc - Vs); donc si Vs = O V, on lit Vcc, et si Vs = Vcc, on lit O V. On interprète alors l'état complémentaire de S, soit /S.

Plutôt que d'utiliser un voltmètre (ou l'oscilloscope), on choisit d'utiliser une LED D1.

Si une tension Vs existe à ses bornes (via un resistor de limitation R1), elle s'illumine; sinon, elle reste éteinte. Elle permet donc un affichage visuel direct de l'état logique à ses bornes, donc l'état de S, en Figure 1.9b.

En mettant à profit la remarque en 1.9a, on décide de connecter la LED entre Vcc et la sortie.

Elle s'illuminera donc si Vs = O V, donc cette fois pour l'état complémentaire de S, soit S + 0. Ces deux (02) montages permettent la visualisation d'états, mais nécessitant un courant pour illuminer la LED. On ne peut donc les utiliser en entrée (solution en 1. 12).

Une porte CMOS fournit un faible sorties'éloigne de la théorie et pose des problèmes qui seront prochainement définis. Il y a diverses solutions pour amplifier le courant de sortie, en utilisant un transistor externe. Deux (02) solutions sont proposées en Figures 1.9d et 1.9e, exploitation directe de la synthèse de la série INITIATION.


N'oubliez pas que T1 réalise une tages à transistors, si nécessaire! Il y a bien d'autres possibilités et vous les découvrirez dans la revue (réalisations...). Le brochage des transistors et de la LED est donné en n1.9f. utilisez un NPN quelconque pour T1 (BC547A) et un PNP pour T2 (BC557A) (cf série INITIATION).

SYMBOLES DE VISUALISATION

(Fig. 1.10)

Pour connaître l'état logique en point donné, on a deux principes : la mesure de la tension avec un voltmètre (symbole 1.10c) ou oscilloscope symbole 1.10d) avec interprétation nécessaire des mesures, pour passer de la tension à l'étatlogique ou la visualisation directe d'état sur LED.

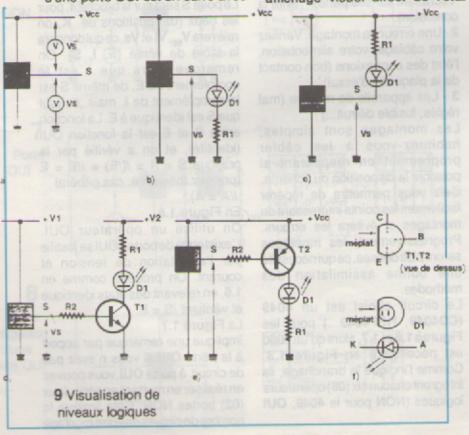L'auteur se crée deux (02) symboles fonctionnels (1.10 a,1.10b) qui seront utilisés dans les schémas de montage de manipulation. Ils de différencient par l'état visualisé (1 en a 0 en b) en utilisant le rond de



electronique pratique afrique

complémentation pour dénoter l'état bas et rester logique.

SYMBOLES D'ENTREE

(Fig.1.11)

Pour l'utilisation dans les schémas de montage, comme précédemment, il était judicieux d'adopter des symboles de dispositifs générant un état logique.

La Figure 1.11 présente cinq cas différents avec les symboles. En a, le signal est à l'état logique 1 pour l'interrupteur manoeuvré.

De même en b, hormis le fait que ce soit un poussoir, donc à contact temporaire. Encetd, la version complémentaire qui fournit un état 0 quand l'interrupteur est actionné. En E, uninverseur classique qui définira un état 0 et 1 sans limite de courant de sortie(cf. 1.2).

MODULELO1

(Fig 1.12)

Ce module correspond à une réalisations concrète (cf. photo) qui servira pour vos manipulations.

Ce premier module permet de visualiser l'état de six signaux logique sur LED et de fournir huit (08) signaux logique en exploitant les analyses précédentes. Le schéma 1.11 est directement appliqué : d'ailleurs, il précisait le nombre de bloques utilisés pour le module. sous les symboles. Pour la visualisation, on utilise des portes NON. Les LED sont allumées pour un état 1 en entrée (vérifiez-le) et bien sûr, éteintes pour un état 0. R. limite le courant dans la LED et R. protège les portes logiques en cas d'erreur de manipulation. Ces étages de visualisation ne modifient pas le signal dont on visualiser l'état, à cause de la résistance d'entrée élevée de la porte C.MOS : il est donc possible de choisir une autre valeur de R, dans les limites du circuit. On notera le symbole de IC1 : comme il y a six opérations identiques, on les superpose et à moins de rencontrer une autre indication. le repère porté sur le premier opérateur définit ceux en dessous.

La Figure 1.13


Fournit le tracé du circuit imprimé et de l'implantation des composants. Comme vous le remarquerez tout au long de la série, la Figure mentionne le nombre de straps, se maintient si possible au format simple face 70 X 100 mm, et le connecteur 16 broches est identique pour tous les modules (brochage sur Figure, en réservant toujours la broche 1 au 0 V d'alimentation et la broche 8 au +Vcc d'alimentation).

On ne s'attachera pas à la description détaillée de la réalisation du module (Cf. réalisapouvoir lire les inscriptions côté cuivre), sauf remarque particulière, mais on axera surtout sur le test de la carte.

De même, chaque module sera muni de pieds en caoutchouc ou d'un montage à vis (même si ce n'est pas visible surles prototypes en photo) et d'une fiche caractéristique signalant ses précautions d'emploi, ces caractéristiques et des exemples d'application. Les «pieds» éviteront au module de glisser mais surtout, écarteront la face cuivre du plan de travail.

Ce plan de travail devra être propre pour éviter des mauvaiscontacts. Une prudence supplémentaire serait de protéger la face cuivre par une plaque de carton ou de monter le module en boîtier. Enfin, le plus simple et le plus logique, c'est un plan de travail bien organisé! Comme ce premier voletest un peu plus long que les suivants et que le format de la fiche caractéristique du module sera recto-verso, vous trouverez une double fiche dans le prochain volet, car les deux (02) premiers modules sont simples. Sauf remarque, le module est utilisable de 3 à 18 V et tous les circuits sont montés sur supports permettre leur interchangeabilité en cas de destruction, même si les modules réalisés et présentés en photo n'en sont pas munis. Les connecteurs

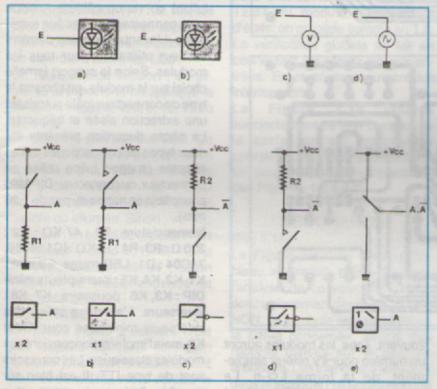
10 symboles de mesures visiualisation d'états




11états des entrées

electronique pratique afrique

page N° 9

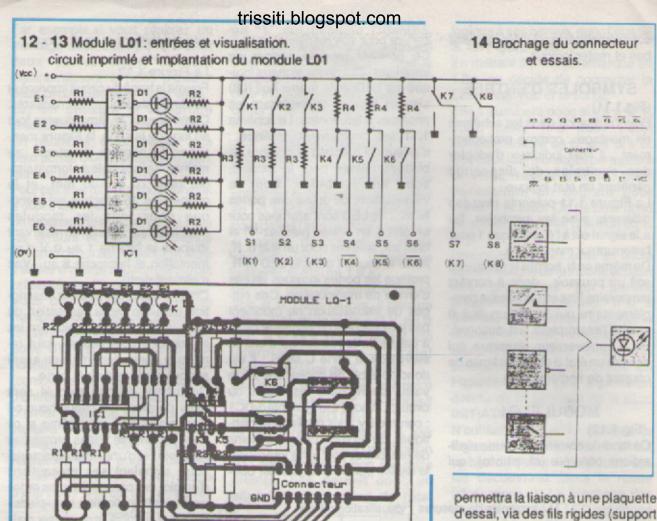

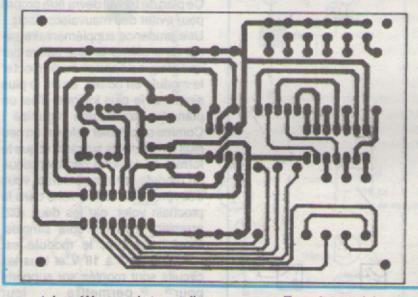


seront de préférence de type tulipe (meilleur contact) mais des doubles lyresconviennent à condition de ne pas changer le circuit trop souvent. Tous les modules auront un numéro pour s'y référer simplement, de la forme LO-n. Le connecteur(support 16 broches) permettra la liaison à une plaquette d'essai, via des fils rigides (support tulipe) ou via un câble en nappe avec connecteurs mâles aux extrémités. L'avantage de ces derniers est leur utilisation pour tous les modules. Selon le support femelle choisi sur le module, on choisira le type de connecteur mâle autorisant une extraction aisée et fréquente. La photo ducordon présente les deux types de connectiques mâles adoptés (support tulipe utilisé en connecteur, ou connecteur DIP M50 pour câble en nappe au pas de 1,26 mm).

Nomenclature: R1: 47 KΩ: R2: 330 Ω: R3, R4:10 KΩ: IC1: 4069, 74C04: D1: LED rouge 93 mm: K1, K2, K4, K5: interrupteurs mini-DIP: K3, K6: poussoirs: K7, K8: inverseurs. L'auteur a utilisé des inverseurs miniatures pour K7 et K8, mais l'implantationconvient aux modèles classiques. Les poussoirs sont de type ITT. Il est bien sûr possible d'adapter le circuit selon

electronique pratique afrique

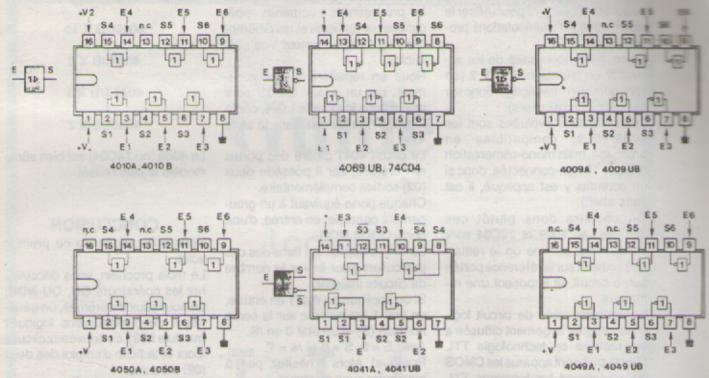15 Circuits intégrés présentés dans ce volet



vos composants. Les résistances sont des modèles « Watt pour des raisons de sécurité (protection). N'oubliez pas le support pour IC1. De même, le bloc K1, K2, K3, K4 peut être monté sur des supports. TEST du module partie affichage : on contrôle d'abord les LED.

On retire IC1 du support . on alimente le module et on applique le 0V aux broches 2, 4, 6, 8, 10, 12 du

supporta

On est alors sûr l'état des LED. On place IC12 dans le support et on applique 0 V ou Vcc aux entrées En: A on vérifie LED correspondante; respectivement éteinte ou allumée. Sinon, vérifiez la tension en sortie de la porte NON en défaut, donc IC1. Si c'est correct , IC1 est détruit ; sinon vérifiez le tracé imprimé et l'implantation.

REMARQUE:

Un circuit monté à l'envers n'est pas toujours détruit (il aura bien "chauffé"), mais son fonctionnement peut être modifié. Alors vérifiez-le bien, après l'avoir monté correctement. Modifiez R, si la luminosité ne vous convient pas (valeur de R. sans effet sur le fonctionnement). TEST du module, générateurs d'états: on procède comme en 1.2. La vérification globale se fait en connectant les sorties Sn aux entrées. En et en manoeuvrant les interrupteurs.

La Figure 1.14 résume succinctement ce test complet de la carte qui est maintenant opérationnelle. Vous pouvez l'utiliser pour refaire les manipulations des Figures 1.6 à 1.8.

BROCHAGES

(Fig 1.15)

La Figure présente dans un tableau les circuits présentés dans l'analyse de ce volet. On trouve donc uniquement des portes OUI et NON. Le symbole est rappelé dans la partie concernée, affecté des repères utilisés sur le plan du brochage. Les triangles à côté du 1 dans le symbole (1A) indiquent une (01) sortie amplifiée en courant.

C'est évident pour une porte OUI, donc chercher pas d'autres types de portes OUI.

Les références sous les brochages indiquent les références exactes des circuits pour le brochage donné. La différences entre un circuit 4xxxVB, A ou B se situe au niveau de leur structure interne et des caractéristiques électriques. L'alimentation des versions 4xxxA est limitée à la page 3-12 V alors que les 4xxxB et 4xxxUB fonctionnent dans la page 3-18 V.

Les modèles 4xxxA se rencontrent de moins en moins, mais faites attention si Vcc dépasse 12 V.

Les modèles 4xxxUB sont des modèles à simple «étage», plus rapides que les 4xxxB, mais avec des signaux moins rectangulaires. (B = abréviation de «Buffer»). Pour plus de détails, lire «Application des CMOS» ou «Data-Sheet» constructeurs.Le rôle des 4009 4010 est de réaliser un interfaçape le signal d'entrée est défini à 0 = 0 V et 1 = V1, alors que la sortie fournit deux (02) tension 0 = 0 V et

1 = V2.

Il est possible de réunir V 1 et V 2, ce qui est nécessaire pour utiliser le circuit dans les manipulations proposées.

Sinon, il est nécessaire de les alimenter en bitension V 1, V 2 (on reviendra sur l'interfaçage, donc sur ces circuits particuliers).

Leurs versions évoluées sont les 4049/4050, compatibles en brochage, mais mono-alimentation (broche 16 non-connectée, donc si un potentiel y est appliqué, il est sans effet!).

On choisira dons plutôt ces derniers.Les 4069 et 74C04 sont semblables, comme on le remarque souvent sur la référence portée sur le circuit, et imposent une remarque.

La première série de circuit logiques intégrés largement diffusée a été réalisée en technologie TTL (74xx), puis sont apparus les CMOS qui reprennent les fonctions TTL tout en en créant de nouvelles; leurs références sont du type 74Cxx ou 4xxx.

Les types 74Cxx sont compatibles en brochages avec les circuits TTL et il y a correspondance entre le numéro de référence (xx) et la fonction (par exemple, xx = 04: portes NON, 7404 en TTL, 74C04 en CMOS), ce qui n'est pas le cas des 4xxx.

Certains 4xxx, peu nombreux, reprennent toute fois des références de circuits TTL (ex: 40160...).

Les 74Cxx deviennent assez difficiles à trouver, aussi on se tourne surtout vers les 4xxx.

Il y a quelques différences minimes entre ces deux (02) types de CMOS, qui ne se remarqueront que sur la "Data-Sheet" du fabricant (différences même entre fabricant!

Choisissez de préférence des HEF4xxx ou CD4xxx).

A noter les technologies QMOS (74HCxx, 74HCTxx) et FACT des CMOS améliorés, qui reprennent les circuits les plus utilisés de la série 74xx et quelques 4xxx dont la

trissiti.blogspot.com

fonction n'existe pas en 74xx.

Ils ont d'autres caractéristiques qui les prédestinent à certaines applications particulières et qui différences des CMOS (surtout Vcc plus faible).

Nous en reparlerons prochainement, car un circuit QMOS sera utilisé dans le module LO-4, car la fonction n'existe pas dans la série 4xxx.

Le circuit 4041 diffère des portes rencontrées, car il possède deux (02) sorties complémentaire.

Chaque porte équivaut à un groupement parallèle, en entrée, d'une porte OUI et NON.

Le 4041 s'appliquera dans des cas particuliers pour limiter le nombre de circuits intégrés.

Si on applique un état 1 en entrée, un état 1 est recopie sur la sortie normale (S) et un état 0 en /S.

Avec E = 0, S = 0 et /s = 1'.

Pratique! Alors n'hésitez pas à manipuler avec ce circuit...

Vous pouvez donc, et cela est vivement conseillé, pour affirmer votre méthode de travail, refaire les manipulation proposée en essayant tous les circuits proposés dans le tableau.

Si vous voulez vérifier les circuits que vous possédez et exclure les modèles défectueux, il suffit de répéter les manipulations, selon le type de porte, pour chaque porte du circuit.

Si toutes les portes fonctionnent correctement, gardez-le. Sinon, «écrasez-le gentiment!».

Pour disposer des circuits usuels pour vos montages ou essais, il vous sera proposé, tous les mois, une liste de circuits à acheter pour constituer votre stock et bien sûr entreprendre les manipulations.

Il sera chaque fois indiqué lesquels sont les plus utilisés, en conseillant un nombre minimal (ce nombre ne tient pas compte des fausses manipulations destructives.

On s'approvisionne souvent avec une marge tenant compte d'un pourcentage de déchet).

Ils vous serviront, il suffit d'ailleurs

de feuilleter la revue. Voici les quantités:

4069UB X 10

4049UB X 2

4041 UB X 1

4050UB X 2

Le 4069 (ou 74C04) est bien sûr le modèle le plus utilisé!


CONCLUSION

Nous voilà en fin de ce premier volet.

Le mois prochain, vous découvrirez les opérateurs OU, OU-NON, de nouveaux théorèmes, un générateur de combinaisons logiques (module L02), de nouveaux circuits 4xxx et la fiche d'emploi des deux (02) modules.


Certaines méthodes et procédures d'analyse et de mise en oeuvre, définies dans ce premier volet ne seront plus rappelées, alors assimilez bien ce numéro 01.


Copyright EP N'132

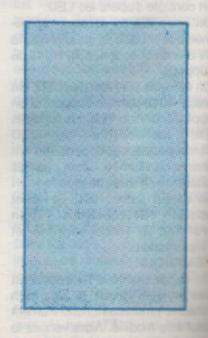




Logique

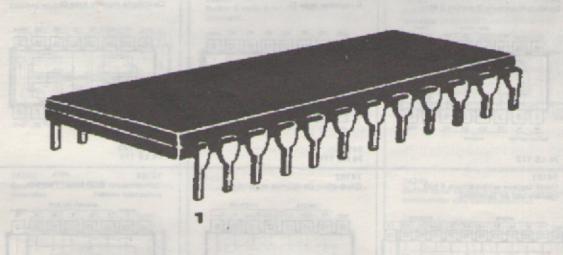

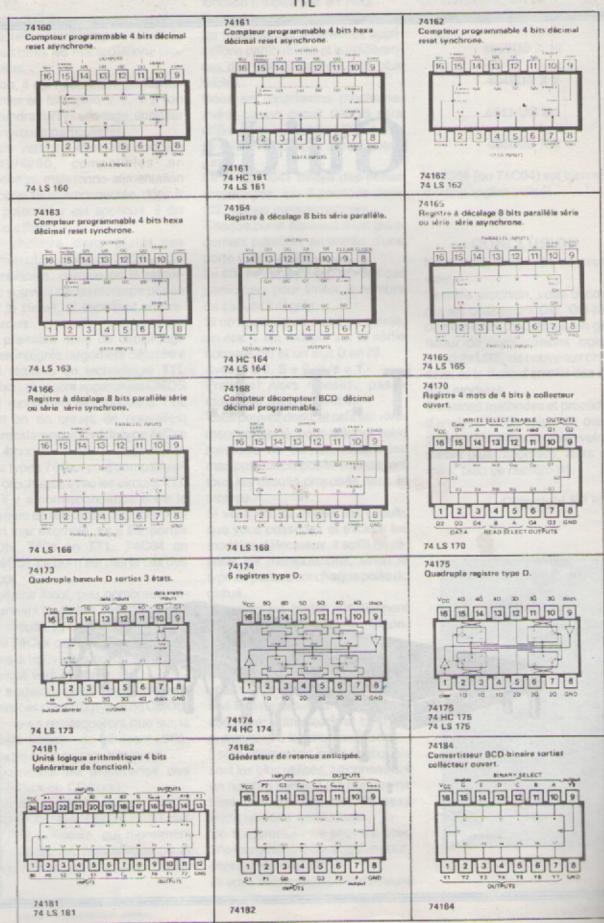

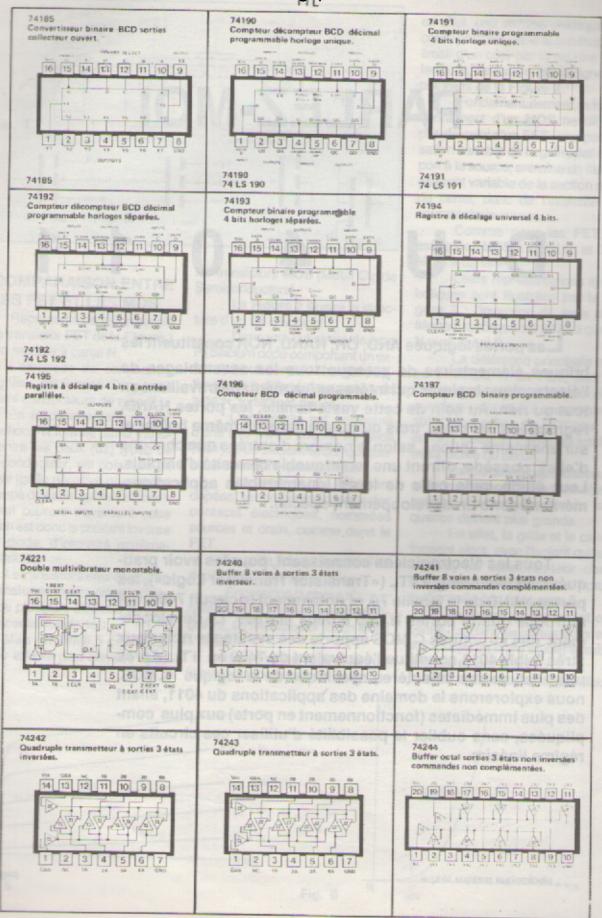

trissiti.blogspot.com


PARLEZ-MOI

D U 4 0 1 1

Les portes logiques AND, OR, NAND, NOR constituent les briques élémentaires de presque tous les assemblages de l'électronique logique, qui intéresse les montage travaillant en tout ou rien. Au sein de cette vaste famille, les portes NAND, regroupées par deux, trois ou quatre dans un même boîtier et sur une même «puce», selon le nombre d'entrées que chacune d'elles possède, offrent une remarquable diversité d'emplois. Leur étude, puis celle de leurs innombrables applications, méritent donc un développement spécial.

Tous les électroniciens connaissent, pour les avoir pratiquées en technologie TTL («Transistor Transistor Logic»), les portes NAND de la famille 74, et notamment le circuit 7400, qui regroupe quatre portes NAND à deux entrées. Le développement des structures C.MOS apporte des avantages nouveaux : très faible 4011 constitue l'équivalent du 7400 en TTL. Après une analyse des caractères spécifique de la logique C.MOS, nous explorerons le domaine des applications du 4011, allant des plus immédiates (fonctionnement en porte) aux plus compliquées, sans oublier la possibilité d'utiliser ces circuits en régime linéaire.

electronique pratique afrique

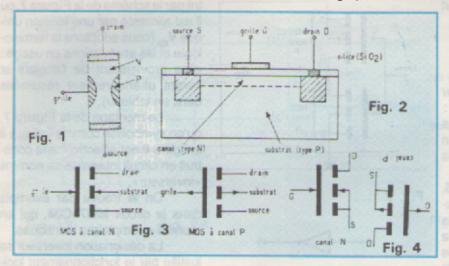

I - COMPARAISON ENTRE LES FET ET LES MOS

Représenté de façon simplifié, le transistor FET de la Figure 1 est un modèle à canal N.

L'électrode de commande, ou «grille», est formée d'une zone de semi-conducteurs de type P.

En fonctionnement normal, la jonction PN formée par la transition entre les deux (02) types de
semi-conducteur, est polarisée en
inverse (grille négative par rapport
à la partie du canal qui lui fait face).
Le seul courant traversant cette
jonction est donc le courant inverse
de la diode, d'intensité extrêmement faible.

Le transistor à effet de champ offre ainsi une forte impédance d'entrée, de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de MΩ.

Mais on arrive à des impédances encore plus élevées avec les transistors MOS (Metal Oxyde Semiconductors).

La Figure 2 illustre la structure d'un tel dispositif.

Dans une substrate de type P (Silicium dopé comportant un excès de trous donc de charges positives), on a diffusé deux zones de type N, fortement dopés.

L'ensemble est surmonté d'une très mince couche de silice (bioxyde de silicium SiO2) qui consiste un isolant quasi-parfait.

Les zones N très fortement dopées, se comportent comme des contacts électriques, nommées sources et drain, comme dans le FET.

La grille, ici, est formée d'un dépôt métallique sur la silice.

Encore que la chose n'apparaisse pas à l'évidence sur la Figure 2, un tel dispositif est un MOS à canal N.

Bien que non-déposé lors de la construction le canal N se forme, en effet, une attaque chimique au cours porteurs dans le substrat. N, limité d'un côté par la couche isolante, et, de l'autre, par la ligne de pointillés de la Figure 2.

Fondamentalement, le fonctionnement d'un MOS ne diffère pas de celui d'un FET: une polarisation variable de la grille, par rapport à la source, entraîne un étranglement variable de la section utile du canal, donc de l'intensité du courant drain-source.

Comme pour les FET, il existe des MOS à canal N, et des MOS à canal P.

Leurs représentations symboliques sont illustrées par la figure 3 : l'inversion du sens des flèches, distingue les MOS à canal N ou à canal P.


La différence principale entre un MOS et un FET, tient à l'impédance d'entrée élevée des premiers : elle atteint couramment $10^{12} \Omega$ (un million de M Ω) pour le continu, puisque la grille est totalement isolée du canal.

Remarquons cependant que cette impédance diminue en alternatif et d'autant plus que la fréquence devient plus grande.

En effet, la grille et le canal forment alors, avec l'isolant qui les sépare, un condensateur dont l'impédance Z est inversement proportionnelle à la fréquence F.

La plupart du temps (et ce sera le cas dans les portes logiques 4011, objet de notre étude) le substrat est relié à la source :

le MOS n'offre donc que trois élec-

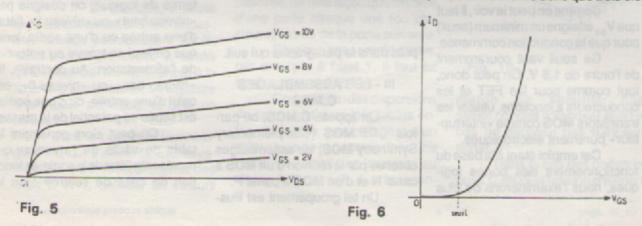

electronique pratique afrique

page N° 17

trodes de sortie(Figure 4), tout comme un FET.

II - BLOCAGE ET SATU-**RATION DES MOS**

Nous ne prendrons pour exemple que les MOS à canal N : toutes les données sont applicables aux modèles à canal P, à condition d'inverser le sens des courants et la polarité des tensions.

Le réseau de la Figure 5, nous montre les variations du courant de drain Id, en fonction de la différence de potentiel Vds entre la source (prise comme origine des potertiels) et le drain. Chacune des caractéristiques correspond à une valeur de la tension grille-source Vas.

Nous nous sommes limités aux cas des MOS à enrichissement. qui ne conduisent pas pour des tensions V_{as} négatives (dans l'exemple du canal N).

Il en va différemment pour les MOS à «enrichissementdéplétion» mais ceux-ci ne trouvant pas d'application dans le domaine des portes logiques, nous n'en parlerons pas ici.

Lorsque la différence de po-

Vas s'annule, le MOS cesse de conduire : aucun courant ne traverse plus l'intervalle drain-source.

Cette constatation est précisée par la caractéristique de la Figure 6, où on a représenté les variations du courant drain ID, en fonction de V_{as}, pour une valeur donnée de la différence de potentiel V_{DS}

Comme on peut le voir, il faut que V_{as} atteigne un minimum (seuil) pour que la conduction commence.

Ce seuil vaut couramment de l'ordre de 1,5 V. On peut donc, tout comme pour les FET et les conducteurs à jonctions, utiliser les transistors MOS comme «interrupteur» purement électroniques.

Cet emploi étant à la base du fonctionnement des portes logiques, nous l'examinerons de plus

trissiti.blogspot.com


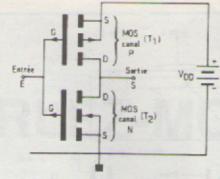


Fig. 8

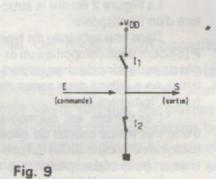

VOO

ES 12 Fig. 11

Fig. 10

près dans le paragraphe qui suit.

III - LES ASSEMBLAGES C.MOS

On appelle C.MOS, ou parfois COS.MOS (Complémentary Symmetry MOS) les assemblages obtenus par la réunion d'un MOS à canal N et d'un MOS à canal P.

Un tel groupement est illus-

tré par le schéma de la Figure 7, où il est alimenté par une tension unique V nous adoptons la terminologie et les abréviations en usage : elles proviennent de l'anglais et seront ultérieurement résumées dans un tableau).

Le montage de la Figure 7, qu'on symbollise comme indiqué à la figure 8 est effectivement construit en circuit intégré et se nomme «inverseur».

On le trouve par exemple dans le circuit MM74C04, qui en réunit 6 exemplaires identiques.

La désignation inverseur se justifie par le fonctionnement logique du circuit.

En effet, supposons, d'abord, que l'entrée E soit portée au potentiel +V Do. Dans ces; conditions, la tension V_{as} de T, s'annule, ce qui bloque ce transistor.

Au contraire, T, est conducteur puisque sa différence de potentiel V_{as} égale V_{nn}. On trouve doncune tension pratiquement nulle sur l'ensemble des deux drains, c'est-à-dire sur la sortie S.


L'inverseur se comporte alors comme le circuit à interrupteurs électro-mécaniques de la Figure 9 avec I, ouvert, et I, fermé.

Si maintenant, au contraire l'entrée E est porté au potentiel de la masse, T, devient conducteur (son V_{as} égale V_{pp} en valeur absolue), tandis que T, se bloque.

L'ensemble se comporte comme son équivalent de la Figure et la sortie S est sensiblement au potentiel V no de l'alimentation.

Nos lecteurs savent qu'en terme de logique, on désigne par «niveau haut», ou «niveau 1», l'état d'une entrée ou d'une sortie, lorsque celle-ci se trouve au potentiel de l'alimentation. Au contraire, le «niveau bas», ou «niveau 0», est celui d'une entrée, ou d'une sortie. est située au potentiel de la masse.

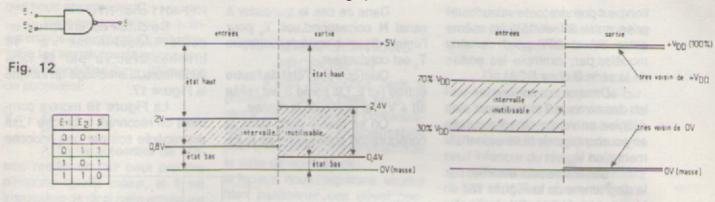On peut alors construire la table de vérité de l'inverseur,qui représente l'état de la sortie, en fonction de celui de l'entrée : on la



trouvera à la Figure 11.

Fig. 13

IV - RAPPEL SUR LES PORTES NAND

Fig. 14

Il existe des portes NAND à deux, trois, etc.,et jusqu'à huit entrées.

Puisque nous consacrons cette série d'articles au circuit intégré 4011, qui rassemble quatre portes à deux entrées au sein d'un même boîtier dual-in-line à quatorze broches, nous nous limiterons aux NAND à deux entrées.

La Figure 12 montre la représentation symbolique d'un telle E10 porte, tandis qu'on trouvera sa table de vérité à la figure 13. On voit que la sortie ne passe au niveau bas, ou 0, que si les entrées E1 et E2 sont simultanément portées au niveau E20

Nous avons, jusqu'à présent, défini les niveaux 0 et 1 comme ceux de la masse et la tension d'alimentation.

En pratique, il existe fort heureusement des tolérances : une tension suffisamment faible, reste encore un niveau 0, tandis qu'un potentiel même inférieur à la tension d'alimentation, s'il dépasse une valeur minimale, et déjà un niveau1.

Dans la logique en technologie TTL, qui s'alimente exclusivement sous 5V, les fourchettes des états 0 et 1, définies en valeurs absolues, sont rappelées par le diagramme de la Figure 14.

Il est important de noter que les limites tolérables sont plus restrictives pour les sorties que pour les entrées.

En effet, il est extrêmement

T₂(P)

fréquent de brancher des portes en cascade, de telle façon que la sortie d'une porte attaque une (ou plusieurs) entrée de la porte suivante.

Pour que cette entrée passe, par exemple à l'état 1, il faut lui appliquer au moins 2V.

Compte tenu des dispersions de caractéristiques inévitables entre différents exemplaires d'un même type on se réserve donc une marge de sécurité, en imposant au niveau 1 d'une sortie, de correspon-

dre à une tension de 2,4V au moins.

De la même façon si 0,8V constitue la tension maximale pour garantirun état bas surune entrée, la


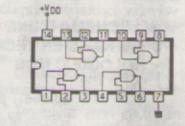


Fig. 17

Fig. 15

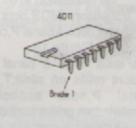

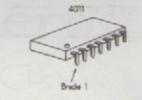


Fig. 18

marge de sécurité necessaire, conduit à imposer que l'état bas ne dépasse pas 0,4V, sur la sortie.

Dans le cas des portes logiques C.MOS la tension d'alimenta-

electronique pratique afrique

page Nº 19

tion peut prendre toute valeur comprise entre 3V et 15V (et même entre 3V et 20V pour certains modèles,par; exemple les portes de la série B chez RCA).

Dans ces conditions les limites des niveaux 0 et 1 ne sont plus définies en valeur absolues, mais en pourcentage de la tension d'alimentation V_m.

Ces limites sont illustrées par le diagramme de la Figure 15. L'un des avantages de la technologie C.MOS, est qu'elle donne à l'état 0, une tension de sortie très voisine du potentiel de la masse et à l'état 1, une tension pratiquement égale à +V_{pp}.


Cela tient au fait que les transistors MOS utilisés, se comporte pratiquement comme les interrupteurs parfaits des Figures 9 et 10.

V - SCHEMA D'UNE PORTE NAND EN TECH-NOLOGIE C.MOS

Comme indiqué plus haut, nous nous limitons au cas d'une porte à deux entrées, comme celles du circuit 4011.

Sa réalisation et en jeu quatre transistors MOS,dont deux à canal N et deux à canal P,comme le montre la Figure 16.

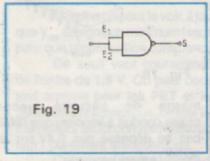Les deux MOS à canal N,T, et T, sont reliés en série;T, et T, à canal P, sont associés en parallèle. Les grilles sont groupées deux à deux, pour constituer les entrées E, et E,.



Supposons un niveau 0 (tension nulle ou faible) appliqué sur l'une des entrées, E, par exemple. trissiti.blogspot.com

Dans ce cas le transistor à canal N correspond, soit T, pour l'entrée E, est bloqué. Au contraire T, est conducteur.

Quel que soit l'état de l'autre entrée (ici E₂), la sortie S est reliée au + V_{pp} et isolée de la masse.

On se trouve donc dans la configuration équivalente de la FiHEF4011 chez RTC

Ce circuit est encapsulé en boîtier dual-in-line à 14 broches, avec, vu par la face supérieure, le brochage qu'indique la Figure 17.

La Figure ,18 montre comment on reconnaît la broche 1,qui est repérée soit par une encoche

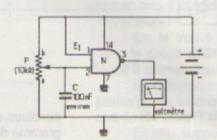


Fig. 20

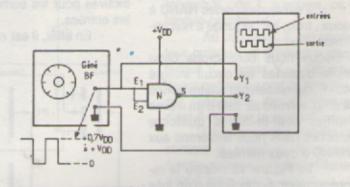


Fig. 21

gure 10,qui place la sortie S au niveau 1.

Pour obtenir le niveau 0 sur cette sortie il faut simultanément rendre conducteurs les deux transistors T₃ et T₄, et bloquer les deux transistors T₁ et T₂. Ceci impose donc que les entrées E₁ et E₂ soient toutes les deux au niveau 1: on retrouve bien la table de vérité

on retrouve bien la table de vérité de la Figure 13.

VI - LE CIRCUIT INTEGRE 4011

Fabriqué par divers constructeurs, ce circuit peut porter les références suivantes : CD 4011 chez RCA, MC 14011 chez Motorola, SFF24011 chez Sescosem, HBC4011A ou HBF4011A chez SGSATES.

en bout de boîtier, soit par un trou au voisinage de cette broche.

VII - UN PROBLEME A NE JAMAIS OUBLIER: CELUI DES ENTREES INUTILISEES

Reprenons toujours le cas du 4001 (quatre (04) portes NAND à deux (02) entrées), et supposons que nous n'utilisions, sur l'une de ces portes, qu'une seule entrée.

Contrairement au cas de la logique TTL, on ne peut se permmettre de laisser en l'air l'entréee non utilisée.

En effet, comme nous l'avons dit au début de cet article, la grille d'un circuit MOS forme, avec le canal et l'isolant de silice, un condensateur de très faible capacité,

electronique pratique afrique

page N° 20

que nous appellerons C.

Dans ces conditions, la moindre charge d'électricité, **Q**, entraîne, entre les armatures de ce condensateur, l'apparition d'une différeence de pootentiel:

V = Q

Ainsi, le poteentiel de l'entrée restée en l'air peut prendre n'importe quelle valeur, et il est impossible de dir si cette entrée est au niveau O ou 1.

D'autres part, comme la capacité C est extrêmement petite, même une faible charge Q suffit à donner une grande tension V.

On court alors le risque d'un claquage à travers la couche de silice, qui silice, qui entraînerait sa destruction, donc celle du circuit.

Pour éviter cet inconvénient, on réunira systématiquement à la tension d'alimentation V_{DD}, toutes les entrées non utilisées.

Elles sont, ainsi, portées au niveau 1. Dans le cas d'une porte à deux (02) entrées, seule la deuxième reste active, et le circuit, ainsi que le montre sa table de vérité, se comporte comme un simple inverseur.

Une autre solution possible, consiste à réunir entre elles les deux (02) entrées (Fig 19). Là encore, le circuit NAND se comprte comme un inverseur.

VIII - MANIPULATIONS PROPOSEES

Il était nécessaire, dans le premier article de cette série, de réunir ne nombreuses considérations théoriques, indispensables pour une bonne compréhension de la suite de notre étude:

le lecteur, nous l'espérons, voudra bien pardonner ces développements un peu ingrats. Pour l'inviter à patienter en attendant les premières applications pratiques, nous proposons maintenant deux (02) manipulations très simples, qui illustrent directement les notions exposées.

On trouvera, en Figure 20, le montage très simple de la première expérience, qui permet de mesurer les tensions correspondant aux niveaux 1 et 0, sur les entrées et les sorties. Il suffira, pour cela, d'utiliser l'une des portes d'un circuit 4011:

nous rappelons d'ailleurs le brochage.

En déplaçant le curseur du potentiomètre P depuis le point (a) jusqu'au pooint (b), on s'arrêtera sur la position intermédiaire, pour laquelle le voltmètre placé sur la sortie, bascule de la tension d'alimentation vers zero (0):

ceci donne le niveau maximum de

l'état bas sur l'entrée, qu'on mesurera en plaçant le voltmètre entre le curseur du potentiomètre, et le masse.

On pourra recommencer l'expérience en déplaçant le curseur du point (b) vers la masse: le passage de voltmètre de zéro (0) à la tension d'alimentation, donne le seuil inférieur du niveau haut.

Toute alimentation délivrant de 5 à 15 V peut convenir, même une simple pile (4,5 V, 9 V).

Le condensateur C, dont la valeur n'est pas critique, élimine les crachement du potentiommètre.

La deuxième expérience nnécessaire davantage de matériel, puisqu'il faut un générateur de tensions rectangulaire, et un oscilloscope bicourbe (Fig 21).

Sur l'écran de l'oscilloscope, on pourra vérifier le fonctionnement en inverseur, en comparant les signaux d'entrée et de sortie de la porte.

On veillera à ce que le plaisir supérieur des créneaux ne dépasse pas + V_{pp}, ce qui risquerait de détruire le circuit.

De même, le palier inférieur ne doit pas descendre au-dessous de zéro (0) (donc, pas de signaux symétriques par rapport à la masse).

CopyRight EP N'21

Prochain numéro Février

quatre (04) montages:

- Testeurs de Triac
 - Alarme Auto
 - Ect ...
 - Initiation à l'Electronique



Nouveau



ELECTRONIQUE PRATIQUE AFRIQUE

L'ELECTRONIQUE L'INFORMATIQUE L'AUTOMATISME LA ROBOTIQUE

UN TESTEUR DE PILES



Les appareils utilisant des piles comme source d'énergie sont de plus en plus nombreux dans notre vie quotidienne : walkman, postes à transistors, émetteurs-récepteurs, pèse-personne, pendulettes... Aussi est-il intéressant de disposer d'un moyen simple et fiable pour distinguer rapidement les piles franchement usagées de celles à qui il reste encore un potentiel énergétique en réserve.

I - LE PRINCIPE


La mesure d'une tension à vide d'une pile, donc de sa f.e.m., (force électro-motrice) ne renseigne pas sur son état de décharge. En effet, il y a très peu de différence entre la f.e.m. d'une pile neuve et celle qui caractérise une pile qui a déjà beaucoup servi. Si on voulait déceler une pile usagée à l'aide d'une simple mesure effectuée avec un voltmètre, il faudrait qu'elle soit complètement à bout de souffle, c'est-à-dire tout à fait incapable de fournir la moindre puissance pour assurer le fonctionnement d'un appareil.

Le montage que nous vous proposons dans cet article place la pile à tester dans des conditions de débit. Un dispositif de comparaison de potentiel réalise alors une classification de la pile dans l'une des trois catégories suivantes:

 pile en très bon état de charge, signalisée par une LED verte; - pile commençant à présenter des faiblesses, indiquée par une LED jaune ;

 pile franchement défaillante, matérialisée par l'allumage d'une LED rouge.

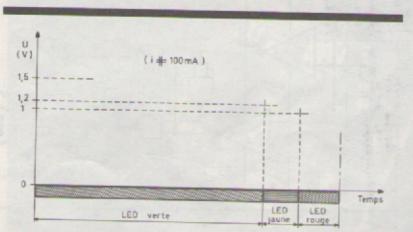Le testeur est concu pour contrôler les piles les plus fréquemment utilisées : à savoir celles du type R6, se caractérisant par une f.e.m. de 1,5 V. La figure 1 indique les critères entrant dans la classification des piles testées en trois classes, tandis que la figure 2 reprend le synoptique général du fonctionnement du testeur.



II – FONCTIONNEMENT (fig. 3)


Alimentation

L'énergie nécessaire au fonctionnement du testeur sera fournie par une pile de 9 V. S'agissant de comparaisons de potentiels relativement précises requérant une fidélité acceptable, il est indispensable de disposer d'une alimentation stabilisée... quel que soit le degré d'usure de la pile d'alimentation. A cet effet, le transistor T₁ délivre sur son émetteur une tension régulée à

1

Courbe de décharge d'une pile de 1.5 V.

Synoptique de fonctionnement du testeur.

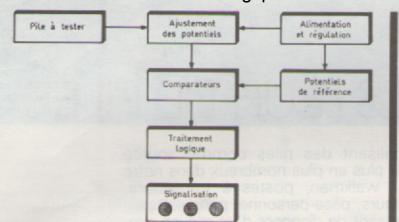

environ 7,5 V, grâce au maintien de sa base à un potentiel fixe par la présence de la diode Zener de 7,5 V Dz et la diode-signal D. Notons que l'ensemble est sous tension seulement lorsque l'on appuie sur le bouton-poussoir

Les comparateurs de potentiel

L'appui sur le bouton-poussoir a une seconde consequence : celle de faire débiter la pile à tester dans une résistance de $10~\Omega$, si bien que le courant fourni par la pile est de l'ordre de $100~{\rm a}$ $120~{\rm mA}$, suivant son état. Une différence de potentiel, pouvant aller de zéro à $1,5~{\rm V}$, se manifeste alors aux bornes de R_1 . Cette dernière s'ajoute à un potentiel de référence fixe de :

$$\frac{7.5 \text{ V}}{2}$$
 = 3.75 V

tension que l'on peut relever au point commun des résistances d'égale valeur R₃ et R₄. Les circuits intégrés IC₁ et IC₂ sont des « 741 » montés en comparateurs de potentiel. Sur leurs entrées directes réunies pour la circonstance, on dispose ainsi d'un potentiel de 3,75 V, auquel s'ajoute la chute de potentiel aux bornes de R₁. Cette disposition est en effet nécessaire afin de faire travailler les « 741 » dans des plages de potentiel acceptables pour lesquelles ils fonctionnent correctement.

Les entrées inverseuses des deux comparateurs sont reliées, chacune en ce qui la concerne, au curseur d'un ajustable permettant d'obtenir le potentiel de réglage souhaité.

Le circuit IC₁ a pour mission de mettre en évidence la fin de la plage verte illustrée à titre d'exemple en figure 1. Son entrée inverseuse, dont le potentiel dépend de la position du curseur de l'ajustable A₁, sera donc à régler à la valeur théorique 3,75 V + 1,2 V = 4,95 V.

Ainsi, lorsque le potentiel aux bornes de R₁ est :

 supérieur à 1,2 V, la sortie de IC₁ présente un état haut, étant donné que la valeur à laquelle est soumise l'entrée inverseuse (4,95 V) reste inférieure à celle de l'entrée directe;

 inférieur à 1,2 V, la sortie de IC₁ présente un état bas.

Le circuit IC₂ décèle la séparation de la zone jaune de la zone rouge du graphique de la figure 1. Son entrée inverseuse est donc à régler sur la valeur 3,75 V + 1 V = 4,75 V

Dans ces conditions, lorsque le potentiel aux bornes de R₁ est :

 supérieur à 1 V, la sortie de IC₂ présente un état haut ;

- inférieur à 1 V, elle passe à l'état bas.

Les oscillogrammes de la figure 4 mettent en évidence ces règles de fonctionnement.


La signalisation

Le tableau de la figure 5 reprend les trois cas de figure possibles, compte tenu de la valeur de « u », chute de tension introduite par la résistance R₁. Les portes NAND I à IV de IC3 constituent un dispositif décodeur dont le lecteur peut aisément établir les règles logiques en utilisant à cet effet la table de vérité d'une porte NAND rappelée à la même figure. Le résultat de cette analyse montre que les sorties des portes II, III et IV présentent respectivement un état bas pour les trois zones survantes

• u > 1,2 V

• 1 V < u < 1.2 V

• u < 1 V

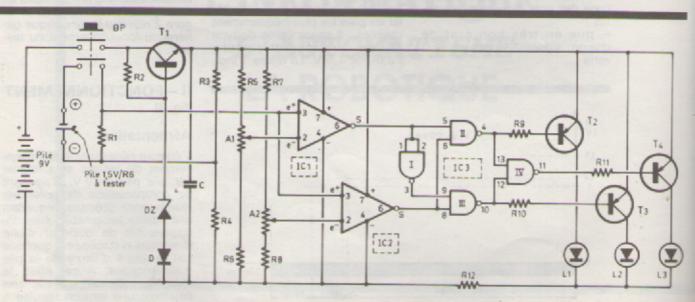

But Le schéma électronique : deux A.O.P. montés en comparateur de potentiel déterminent l'état de la pile en commandant, via un traitement logique, trois LED (verte, orange, rouge).




Ces trois sorties sont reliées aux trois bases des transistors PNP T₂ à T₄ par l'intermédiaire des résistances de limitation R₉, R₁₀ et R₁₁. Les transistors comportent dans leur circuit collecteur les LED L₁, L₂ et L₃ qui se caractérisent respectivement par une couleur verte, jaune et rouge. Leur courant est limité par la résistance R₁₂.

III - LA REALISATION PRATIQUE


Le circuit imprimé (fig. 6)

Il est de configuration plutôt simple. On peut le reproduire en appliquant directement les éléments de transfert Mécanorma sur le cuivre bien dégraissé d'une plaque de verre Epoxy. Après attaque dans un bain de perchlorure de fer, le circuit sera abondamment rincé. Toutes les pastilles sont ensuite percées à l'aide d'un foret de 0,8 mm de diamètre. Certains trous tels que ceux destinés aux ajustables seront à agrandir à 1,2 mm. On pourra avantageusement étamer le circuit imprimé, directement au

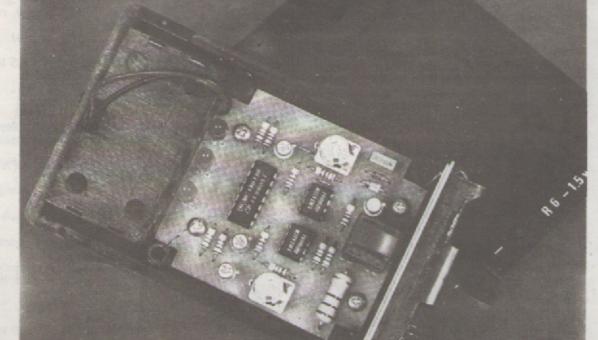

trissiti.blogspot.com

Photo 2. – Vue du poussoir double-contact « MEC ».

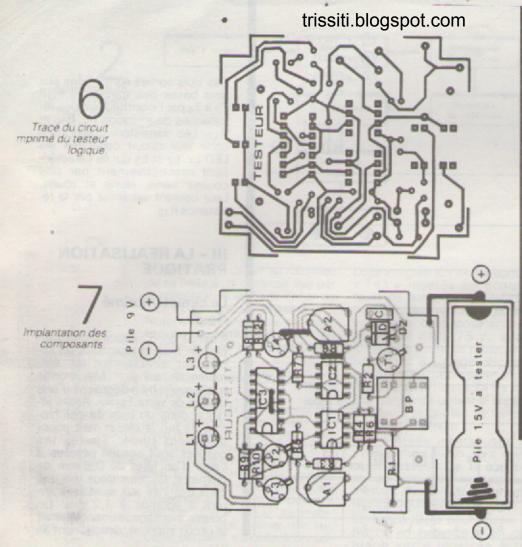

fer à souder. Les traces laissées par le vernis peuvent être atténuées à l'aide d'un pinceau imbibé d'un peu d'acétone

L'implantation des composants (fig. 7)

Peu de remarques sont à faire sur cette partie si ce n'est celle sur laquelle on n'insistera sans doute jamais assez : le respect absolu

de l'orientation des composants polarisés. Donc pas de précipitation, et beaucoup de soin dans la réalisation des soudures. Toute soudure d'aspect terne est suspecte et peut être la cause d'un fonctionnement non satisfaisant. Attention également au respect de l'orientation du coupleur l'isolant rouge correspond au « plus » tandis que le noir est affecté au « moins »

Proto 3 - Le coupleur de pile 1,5 V se placera sur la face avant du boîtier MMP.



Le montage et le réglage

La maquette publiée a été insérée dans un coffret MMP comportant un mini-tiroir réservé à la pile d'alimentation de 9 V. Un coupleur pour pile R6 a été collé à la colle époxy sur la face avant de ce boîtier pour une plus grande commodité d'utilisation. Ce réglage peut se réaliser de deux manières. La première consiste, à l'aide d'un voltmètre suffisamment précis, à positionner les curseurs des ajustables A1 et A2 de manière à obtenir les valeurs théoriques indiquées au paragraphe 22. Mais ces valeurs ne sont que théoriques ; c'est la raison. pour laquelle il est peut-être préférable d'effectuer ces réglages à l'aide de piles à tester usagées que l'on a auparavant classées dans les trois catégories : verte. jaune ou rouge, d'après des critères expérimentaux et pratiques

copyright E.P. 135

COMPOSANTS

3 straps (1 horizontal, 2 verticaux)

10 Ω/1 W (marron, noir, noir)

100 Ω (marron, noir, mar-R2: ron)

R₃ et R₄: 2 x 10 kΩ (marron, noir, orange)

 R_5 à R_8 : $4 \times 4,7$ k Ω (jaune, vio-

let, rouge) Rg à R11: 3 x 10 kΩ (marron,

noir, orange) R₁₂: 220 Ω (rouge, rouge, mar-

ron)

diode-signal 1N4148,

1N914

Dz: diode Zener 7,5 V - 1,3 W

L1: LED verte Ø 5 L2: LED jaune Ø 5

L3: LED rouge Ø 5 C: 0,22 uF milfeuil

 $C: 0.22 \mu F$, milfeuil A₁ et A₂: 2 ajustables 22 k Ω (implantation horizontale, pas de 5,08)

T₁: transistor NPN BC 108,

109, 2N2222 T₂ à T₄ : 3 transistors PNP 2N2907 IC1 et IC2: 2 x µA 741 (am-

pli-op)

IC3: CD 4011 (4 portes NAND à 2 entrées)

BP: bouton-poussoir « MEC » (2 contacts « marche » et 2

contacts « arrêt ») Coupleur pour pile 1,5 V à tester

Pile 9 V

Coupleur pour pile 9 V Boîtier MMP avec compartiment réservé pile (110 x 70 x 33)


DETECTEUR DE NIVEAU




Cette réalisation permet de détecter le niveau atteint par un liquide au moyen d'une simple sonde. Le liquide n'est pas nécessairement de l'eau, aussi un principe de mesure particulier est utilisé. Le module compact permet une utilisation autonome puisque son alimentation peut être une simple pile de 9 V.

PRINCIPE

Un générateur de signaux carrés attaque un circuit RC moyenneur, où le condensateur est connecté à la sonde et le réservoir à la masse. La sonde, associée au liquide et au réservoir, est assimilable à une résistance R_L dont la valeur varie selon le niveau du liquide. Si le liquide n'atteint pas la sonde, R_L est infini, le condensateur C n'a aucun rôle et on retrouve en U le signal carré du générateur. Si le liquide est en contact avec la sonde, R_L chute à une valeur qui dépend de la résistivité du liquide. Par le choix cor-

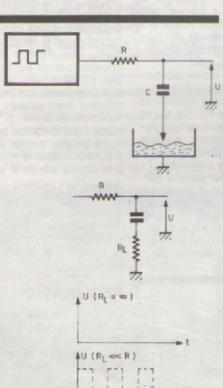

Principe de fonctionnement du montage.

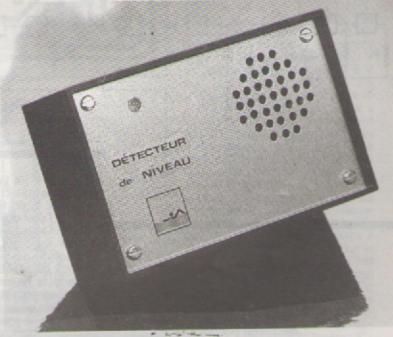


rect de R, on mesure en U une tension, presque continue, qui est justement la valeur moyenne du signal carré. Il suffit donc de différencier ces deux cas pour détecter la présence du liquide en contact avec la sonde, et donc son niveau. La figure 1 complète l'analyse. Cette méthode a l'avantage d'être applicable pour une grande variété de liquides : eau, huilè...

SCHEMA STRUCTUREL (fig. 2)

Le schéma de la figure 2 peut sembler complexe, c'est pourtant un montage très simple qui n'associe que des fonctions de base et se limite à deux circuits C.MOS courants, dont un est facultatif. La détection sera indiquée par un signal lumineux et sonore L'ensemble R₁, R₂, C₁ et les portes {a,b} de lC₁ constituent un générateur de signaux carrés. C'est une structure C.MOS classique et la fréquence de sortie est proche de 0,45/(R₂. C₁), soit 100 Hz environ. Le circuit moyenneur RC est remplacé par le circuit R₃, R₄, C₂, pour permettre la différenciation par une porte C.MOS.

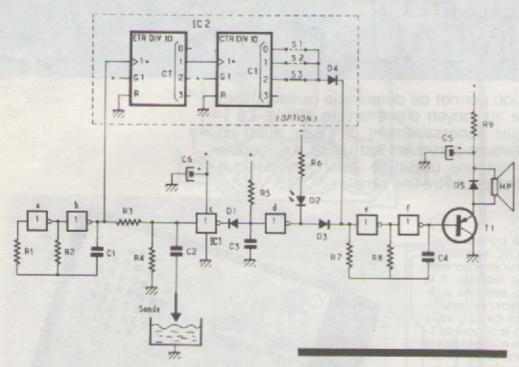Le pont diviseur R₃, R₄ atténue le signal pour garantir sa valeur moyenne inférieure à la tension de seuil de la porte {c}, tout en conservant une amplitude maximale (signal carré) supérieure au seuil, et est assimilable à une résistance R par le théorème de Thevenin. La constante de temps (R₃//R₄). C₂ est supérieure à la période du générateur pour satisfaire le principe de la mesure (moyenneur).



La figure 3 présente les signaux aux bornes de R4 (VR4M) et de C3 (V_{C3M}) et est utile pour la compréhension du fonctionnement. Sans liquide, on trouve un signal carré à l'entrée de la porte |c| qui décharge périodiquement C3 par la diode D₁ (signal carré complémentaire en sortie de la porte cl. et empêche ainsi V_{C3M} d'atteindre le seuil de la porte di, dont la sortie reste à l'état logique « 1 ». Si le liquide est au contact de la sonde, la valeur moyenne est appliquée à l'entrée de la porte lc. et, par le choix de R3, R4, cette valeur est inférieure au seuil de la porte. La sortie est donc à l'état haut, ce qui bloque la diode D₁ et autorise la charge de C3 par R5.

Un état « 1 » (V_{C3M} supérieur au seuil) est donc disponible à l'entrée de la porte d, et sa sortie prend l'état complémentaire, soit « φ ». On trouve finalement deux états logiques en sortie de la porte d: un état « 1 » en l'absence de liquide et un état « ø » quand le niveau est en contact avec la sonde. La diode D2 visualise cette détection.

Comme il reste deux portes C.MOS libres, on les utilise pour fournir également une indication sonore. L'ensemble R7, R8, C4 et les portes le,fl constituent un oscillateur de fréquence audible (environ 1,3 kHz) dont la sortie est amplifiée par le transistor T1 pour attaquer le haut-parleur HP. La diode D₅ protège le transistor des effets selfigues du haut-parleur et le circuit RgC5 limite la puissance tout en atténuant l'ondulation qui se répercute sur l'alimentation. Le haut-parleur peut

être remplacé par un transducteur piézoélectrique, alors Rg Cs et Ds sont inutiles (Ra est remplacé par un strap). La diode D3 bloque le fonctionnement de l'oscillateur si la sortie de la porte de n'est pas à l'état logique « ø ». donc tant que la sonde n'est pas en contact avec le liquide.


L'auteur a ajouté une option en utilisant un circuit supplémentaire. Son rôle est de moduler le son émis pour le rendre plus caractéristique et plus audible. Le principe est de bloquer à un rythme donné l'oscillateur par la diode D₄. Plutôt que de réaliser un générateur de signal supplémentaire, il est plus original d'utiliser le générateur de signal de mesure et de le diviser en fréquence jusqu'à une valeur adéquate IC2 intègre deux compteurs BCD, donc de modulo 10, ce qui permet une division en fréquence maximale de 100. Ainsi câblé, la division est de 10, 25 ou 50 selon la sortie (respectivement S1, S2 ou S3). On utilise une de ces sorties pour bloquer l'oscillateur avec une seconde diode D₄. L'auteur a préféré la sortie S₃ qui fournit un signal audible sur le haut-parleur à une cadence de 2 Hz environ.

Comme tous les circuits sont en technologie C.MOS et le réseau R₃R₄ de valeur élevée, la consommation au repos est faible. En détection, la consommation augmente car la DEL et l'oscillateur sont activés. Le module fonctionne entre 5 V et 15 V. aussi l'alimentation se fera selon votre propre cahier des charges (l'auteur utilise le montage avec une simple pile de 9 V)

Attention : comme un liquide est en contact avec la masse du montage, choisissez votre almentation avec prudence (isolee du secteur). N'hésitez pas à relier la masse à la terre le cas échéant.


REALISATION

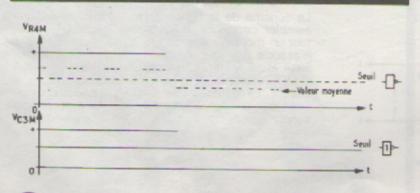
Le tracé du circuit imprimé est fourni à l'échelle 1 en figure 4. Il sera reporté sur une plaque de verre epoxy de 60 x 75 mm (60 x 100 mm si elle supporte le haut-parleur), selon la méthode que vous pratiquez usuellement. La méthode la plus « propre » et la plus sûre est le transfert photographique. Mais le tracé étant simple, toute autre méthode est applicable. La gravure est effec-




Chronogrammes de fonctionnement, trissiti.blogspot.com

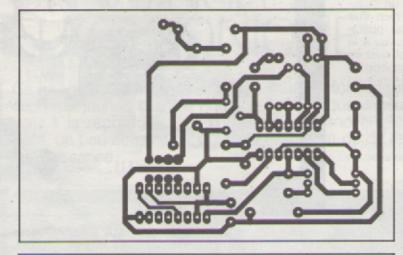4/5 Tracé du circuit imprimé et implantation à l'échelle 1



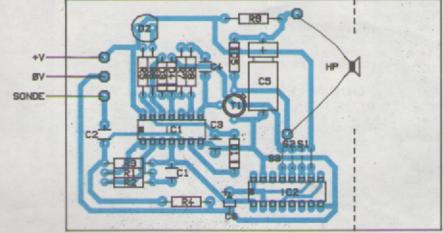

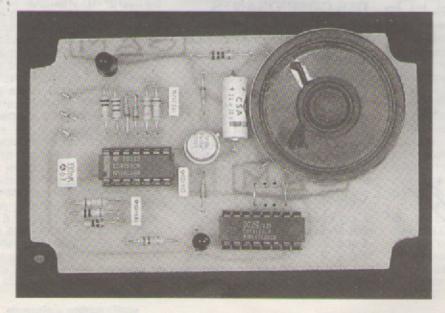tuée avec le classique perchlorure de fer, porté à 40 °C pour diminuer le temps de gravure et préserver la netteté du tracé. Les trous sont percés à un diamètre de 1 mm, sauf pour les cosses de connexion si vous en utilisez. L'implantation des composants est présentée en figure 5 avec le tracé du cuivre par transparence



trissiti.blogspot.com

et le brochage des composants en figure 6, pour faciliter vos vérifications. Le montage doit fonctionner après implantation de tous les composants, sauf erreur de votre part (après retouchage éventuel de R₄). Il est toutefois préférable de procéder selon une méthode progressive, qui a l'avantage de simplifier la recherche des pannes et de garantir le fonctionnement de votre montage.

Câblez le strap non repéré, les

deux supports de circuits et les bornes de connexion. Alimentez le montage avec une pile de 9 V et vérifiez la présence de + 9 V aux broches 14 d'IC1 et 16 d'IC2. Câblez C6 et vérifiez que le + 9 V est encore présent, car il arrive souvent qu'un tantale neuf soit en court-circuit, ou se mette en court-circuit s'il est monté à l'envers (entre chaque étape câblage-essai, coupez l'alimentation et retirez prudemment les circuits des supports, soudez les composants indiqués, et replacez circuits et alimentation). Câblez D2, R6 et reliez les broches 7 et 12 du support de lC1 pour le test. La DEL s'allume si elle est câblée dans le bon sens (méplat vers R₉). Câblez R₇, R₈, C₄, T₁, R₉, C₅, D₅, et le haut-parleur (fils de liaison souples et longs provi-soires) ; vérifiez le + 9 V aux bornes de C5 (polarisé!). Insérez IC1 dans le support, un son aigu se fait entendre dans le haut-parleur ; sinon vérifiez T1, et le signal sur la broche 8 de IC1 à l'aide de l'oscilloscope. Câblez D3, R5. La DEL est allumée et le son émis. Touchez la broche 13 de IC1 avec un fil relié au O V, le son doit cesser et la DEL s'éteindre. Câblez C3, D1, R4, le son est émis, la DEL est allumée et on inhibe leur fonctionnement en court-circuitant R4. Câblez R1, R2, C1, R3, C2 ; la DEL est éteinte et il n'y a pas de son ; reliez le picot et la sonde à la masse, et la DEL et le HP sont actionnés; mouillez votre doigt et touchez les picots « O V » et « sonde » : la détection se fera. (Note: selon les circuits, il peut être nécessaire de retoucher R4 pour garantir la valeur moyenne inférieure au seuil de la porte c ; le plus simple est de relier l'entrée sonde au 0 V et de remplacer R4 par un ajustable le temps du réglage pour trouver les signaux de la figure 3, ou simplement pour obtenir le fonctionnement correct).

Si vous voulez l'option son-inter mittent, câblez D4 et un seul des straps S1, S2 ou S3. Le haut-parleur est monté sur le circuit imprimé par collage avec un pistolet, mais il peut aussi bien être déporté. L'ensemble est opérationnel, il ne reste plus qu'à le monter en coffret ou tel quel en situation, selon l'alimentation et la fonction désirée. Les trous de fixation seront choisis dans les zones libres du circuit imprimé. mais vous pouvez aussi le coller dans le boîtier (l'avantage du collage avec un pistolet à colle est la possibilité de démontage avec un « coup » de cutter)

Si le contenant du liquide est métallique, on lui relie le 0 V du montage et on place une sonde reliée à la connexion SONDE avec un fil court ou blindé. Si le contenant est isolant, il suffit de placer une seconde sonde qui touche le fond, ou plus simplement de placer une petite plaque conductrice au fond (bout de circuit imprimé collé), reliée au 0 V du montage. La sonde est choisie dans un matériau ne s'oxydant pas avec le liquide à détecter. Sa forme est quelconque, le

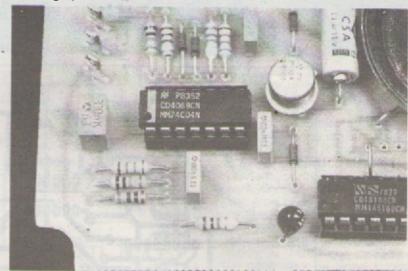


Photo 3. – Afin de faciliter un éventuel dépannage, les C.I. seront montés su support.

plus simple étant une tige de laiton de diamètre 3 mm. Celle-ci sera fixée au contenant en s'assurant de son isolation (vis nylon, collage...) s'il est métallique.


POUR ALLER PLUS LOIN


Avec plusieurs sondes et modules, vous pouvez mesurer différents niveaux de liquide dans un même contenant. Avec un seul module, il est possible de détecter le niveau dans plusieurs contenants, sans toutefois les différencier, simplement en rajoutant des sondes câblées en parallèle. En remplaçant la DEL D2 par un optocoupleur, l'information de détection est isolée et peut être utilisée pour comman-


der une pompe à travers un étage amplificateur, ou pour une gestion domotique.


Pour finir, quelques exemples d'utilisation : détection d'innondation dans une cave, antidébordement de baignoire (si, si, cela arrive encore!), surveillance du niveau du réservoir d'un système d'arrosage automatique, détecteur de niveau d'eau du laveglace ou du circuit de refroidissement ou du circuit de freinage de l'automobile... mais EVITEZ SURTOUT SON EMPLOI avec des liquides inflammables pour des raisons de sécurité, car bien que la détection soit possible. l'électricité et ces liquides lessence, fuel. .) ont des real parfois bien explosives

copyright E.P. 135

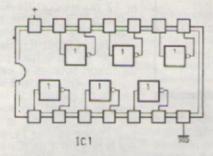

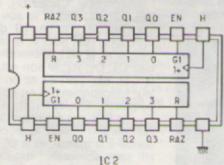

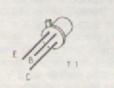

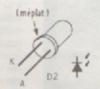

6 Brochages des composants.

LISTE DES COMPOSANTS

Résistances 1/4 W

 R_1 : 220 k Ω (rouge, rouge, jaune) R_2 : 47 k Ω (jaune, violet, orange) R_3 : 150 k Ω (marron, vert, jaune)

R4: 270 kQ à 330 kQ

 R_5 : 220 k Ω (rouge, rouge, jaune) R_6 : 1 k Ω (marron, noir, rouge)

 R_7 : 330 k Ω (orange, orange, jaune)

 R_8 : 150 k Ω (marron, vert, jaune) R_9 : 12 Ω (marron, rouge, noir)

Condensateurs

C₁ 0,1 µF nolfeur C₂ 0,33 µf milfeur C₃ : 0,1 µF milfeur C₄ : 2,2 nF milfeur C5: 22 µF 16 V electrolytique C6: 10 µF 10 V tantale

Semi-conducteurs

IC1: CD 4069 ou 74CO4

IC₂: CD4518B T₁: 2N 2905 A D₁: 1N 4148

D₂: DEL 5 mm rouge

D3: 1N 4148 D4: 1N 4148 D5: 1N 4148

Divers

1 plaque époxy 100 x 60 mm 2 straps

support DIL 14 broches 1 support DIL 16 proches


1 haut-parleur 8 \,\Omega. O. 1 W (HP)

3 cosses-poignards

UN « JINGLE » ELECTRONIQUE



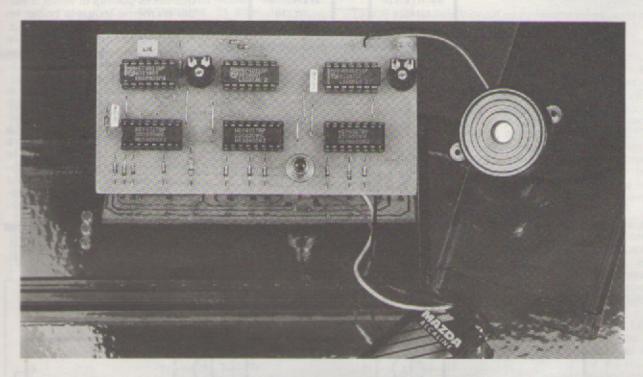Ce gadget génère un bref thème musical fort connu des plus jeunes d'entre nous, qui s'appliquent souvent à le reproduire, par n'importe quel moyen sonore, un peu comme un signe de ralliement ou de reconnaissance



PRINCIPE DU FONCTIONNEMENT

Que ce soit dans nos supermarchés ou dans le hall d'une gare, chacun prête attention aux messages annoncés par haut-parleur, surtout lorsqu'ils sont précédés d'un bref « jingle » (bruit métallique en anglais), pour mieux encore attirer l'attention. Ces très courtes mélodies sont présentes également à la télévision ou à la radio, avant une émission, avant la sacro-sainte pub ou pour séparer les sujets du journal télévisé. Les jeunes de nos jours sont friands de musique, mais ils utilisent souvent une petite série de notes pour ponctuer leur activité soit à l'aide des doigts, soit encore en frappant sur une surface (sonore de préference) avec un objet quelconque.


Notre Lélèbre jingle consiste en une suite bien rythmée de sons quelconques, selon les indications de la figure 5. Nous vous proposons de réaliser un tel générateur, suffisamment peu encombrant pour pouvoir mériter le qualificatif de portable. Cette réalisation est également fort utile pour faire une nouvelle fois connaissance avec quelques composants électroniques de base.

ANALYSE DU SCHEMA ELECTRONIQUE

On trouvera à la figure 1 le schéma synoptique de cette maquette, donnant déjà une bonne idée des diverses parties qui la composent; le détail du schéma électronique se trouve, lui, à la figure 2. L'alimentation sera bien entendu confiée à une petite pile de 9 V, en raison de la mobilité

souhaitée pour la maquette. Le boîtier retenu sera un modèle translucide Heiland, spécialement conçu pour recevoir une carte imprimée et une pile miniature en travers. Les deux parties coulissantes sont d'une mise en œuvre aisée et d'une finition parfaite. Il ne sera d'ailleurs pas nécessaire de réduire la longueur du boîtier par découpage.

Nous allons débuter cette explication par l'étage final, à savoir le générateur de notes (toujours le même). L'oscillateur astable construit autour des portes NAND I et J utilise un schéma classique. La fréquence centrale délivrée dépend à la fois du condensateur C₃ et de l'ajustable P₂, ici en série avec une petite cellule LDR, qui reste facultative et que l'on peut simplement remplacer par un strap, si on ne souhaite pas moduler la fréquence de sortie en fonction de la lumi-

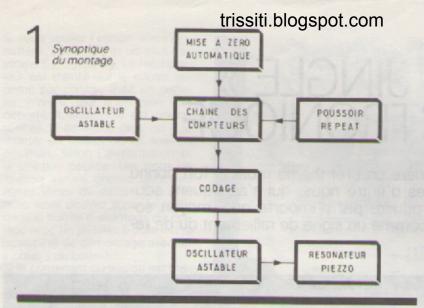


nosité ambiante. Sur la borne 4 de la porte NAND J, on recueille un signal symétrique, immédiatement inversé deux fois par les portes restantes K et L du circuit intégré IC6, utilisé à cet endroit. On peut ainsi disposer aux bornes du résonateur piézo de deux niveaux logiques sans cesse en opposition. Signalons qu'il s'agit bien de la pastille très fine de lai-

ton et non pas du buzzer plus volumineux comportant, lui, un oscillateur interne. Cet oscillateur astable voit sa borne 1 normalement forcée à la masse par la résistance R₁ et cet état logique bas bloquer l'oscillateur qui reste donc muet.

Il ne pourra délivrer sa note que lorsque la borne 1 de validation sera haute, ce qui ne manquera

pas de se produire lorsque l'une des diodes D₂ à D₁₃ sera validée à son tour par la chaîne de compteurs IC1 à IC3. Nous découvrons une fois de plus le célèbre compteur décimal CMOS 4017, si souvent utilisé dans nos maquettes. Le circuit întégré IC1 et ses semblables possèdent dix sorties, dont l'une seule sera toujours à l'état haut. Pour faire avancer le compteur, il faut appliquer sur son entrée horloge (14) des fronts positifs et veiller à valider en même temps le boîtier en portant à l'état bas sa borne 13 A la mise sous tension, le condensateur C₁ se comporte comme un petit court-circuit, limité par la résistance R2, et génère sur la borne 15 de IC1 un bref pic positif initialisant le compteur IC1, c'est-à-dire portant à 1 sa première borne 3. La première note peut ainsi être émise. Pour faire avancer le compteur, on réalise une seconde bascule astable autour des portes NAND C et D. Le réglage de cette fréquence d'hor-

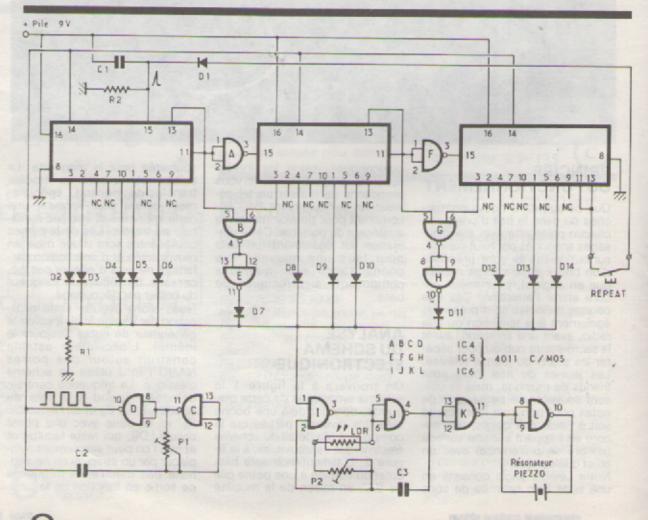

loge est variable avec l'ajustables P1. Elle devra être relativen int plus lente pour délivrer les nonsuccessives à un rythme réaliste pour l'auditeur. En présence du premier front positif après la mise sous tension, le compteur IC1 avance d'un pas, et valide sa sortie 2 et l'anode de la diode de codage D₃. Puis les deux impulsions suivantes font avancer le compteur, sans toutefois produire de note en sortie. Pour parvenir à cela, il suffit bien entendu de ne pas utiliser les sorties 4 et 7, non connectées. Et ainsi de suite....


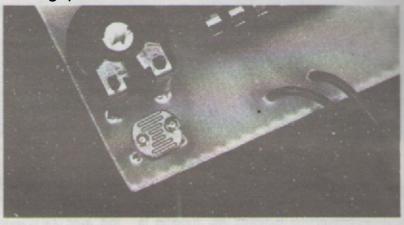


Photo 2. — La LDR insérée dans le circuit de P₂ modifie la fréquence de l'oscillateur en fonction de la lumière.

Pile 9 Volts

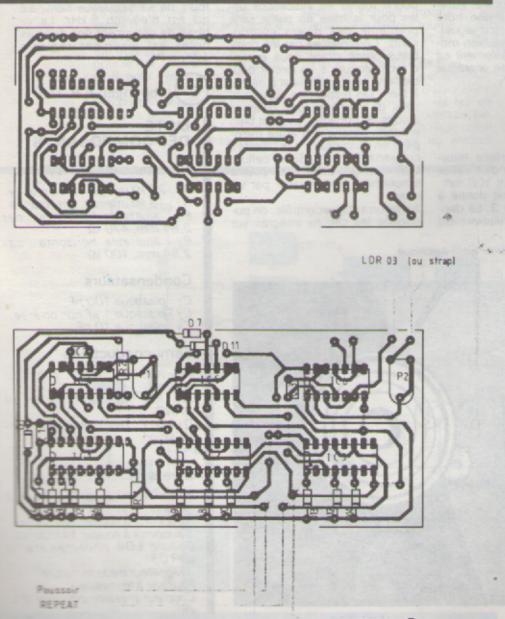

que dix sorties, alors que la mélodie choisie en comporte bien davantage, vingt-sept précisément en comptant les silences. Qu'à cela ne tienne: Il est fort aisé de monter les circuits 4017 en cascade, sans aucune limite maximale. La dernière sortie 11 de IC1 est basse, et en passant à l'état haut, elle bloque le premier compteur par sa borne de validation 13. Ce faisant, la porte NAND A, montée ici en inverseur, porte à zéro la borne 15 du compteur IC2 qui recevait, ainsi que le compteur IC3, les impuisions de comptage, mais n'en tenait pas compte puisque sa borne de RAZ 15 était maintenue, elle, à l'état haut. Il est facile de comprendre à la lumière de cette explication qu'un seu compteur peut évoluer à la fois et c'est bientôt au tour du second. Sa borne 3 est donc haute et forme la dixième sortie à l'aide d'une porte AND constituée par les fonctions logiques B et E La diode D7 autorise cette sortie composite. Toutes les bornes 14 étant réunies, tous les compteurs recoivent simultanément les différents fronts positifs de commande. Les diverses diodes sont validées les unes après les autres, selon le principe décrit à la figure 5. On remarque aussi que les bornes 11 et 13 du compteur IC3 sont reliées et aboutissent sur un côté du poussoir REPEAT Si ce poussoir n'est PAS actionné à la fin de la mélodie celle-ci ne peut redémarrer. En somme, une brève action sur le poussoir permet de réinitialiser le premier compteur sur sa borne 15, tout comme la RAZ initiale Et, ce faisant, on démarre une nouvelle mélodie entière, car le shuntage du poussoir provoque

Mais notre compteur ne possède

3/4

Crout mormé, implantation et capitage du ling trissiti.blogspot.com

Principe de fonctionnement vu à travers les chronogrammes.

BINAIRE	0	1	1 0 0	11	0	1 0	1	0	1.	0 (0 1	0	1	0	1 0	1	00	1	0	1	0	Diodes de codage
SIGNAL																						
RYTHME	-	1		2		1	2		3		- 1		2		3	4		1		2		REPEAT

Tempo

l'enchaînement automatique des diverses notes. Il nous faut également préciser le rôle de la cellule photorésistante qui modifie la constante RC de l'astable à fréquence audible.

En obscurcissant plus ou moins le boîtier, qui, rappelons-le, est transparent ou tenslucide, l'utilisateur peut générer une note plus ou moins haute (ou aiguë). On aurait pu tout aussi bien modifier la vitesse de défilement en altérant d'une manière analogue le rôle de l'ajustable P1.

REALISATION PRATIQUE

Nous utilisons la surface maximale du boîtier Heiland, à savoir une plaquette de 53 × 108 mm. Le tracé du cuivre est donné à l'échelle 1 à la figure 3. La densité des pistes est relativement

serrée, et seule la reproduction photographique pourra réaliser un tracé propre et fiable. Toutefois, avec une grande patience et beaucoup de soin, on peut appliquer sur le cuivre préalablement dégraissé des pastilles et des bandes transferts. La figure 4 donne toutes les indications utiles pour la mise en place sans problème des divers composants. Commencez par les nombreux petits straps nous évitant d'avoir recours à un circuit double face, toujours délicat à mener à bien. On respectera surtout le sens de montage des diverses diodes de codage ; on peut bien entendu obtenir une autre mélopée en disposant les diodes convenablement. Si la cellule LDR n'est pas utilisée, on pourra simplement la remplacer par un

Après un sérieux contrôle, on positionne les circuits intégrés sur leur support (dans le bon sens si possible!), et à la mise en place de la pile, on peut déjà entendre une suite de notes. La hauteur du son sera réglée à l'aide de P2. A ce sujet, sachez que le résonateur piézo fera un maximum de bruit (90 dB à 30 cm) aux aientours de sa fréquence nominale qui est d'environ 6 kHz. La vitesse de défilement des diverses notes est aisément réglable grâce à P1



copyright E.P. 140

LISTE DES COMPOSANTS

Résistances (1/4 W)

 R_1 : 27 k Ω (rouge, violet, orange R_2 : 18 k Ω (marron, gris, orange P_1 : ajustable horizontal, bas 2,54 mm, 470 k Ω P_2 : ajustable horizontal, bas 2,54 mm, 100 k Ω

Condensateurs

C1: plastique 100 nF C2: plastique 1 µF non polarise C3: plastique 10 nF


Semi-conducteurs

IC1. IC2. IC3: 4017. compteur décimal IC4. IC5. IC6: 4011 quatrup e NAND D1 à D14: 1N4148. diodes commutation

Divers

Boîtier translucide ou obaque Heiland 3 supports à souder 16 breches 3 supports à souder 14 broches Cellule LDR photores stante LDR 03 Résonateur piezo miniature Poussoir à fermeture Coupleur pression pour pile 9 V etc.

Photo 3. - Vue du résonateur piézo-électrique

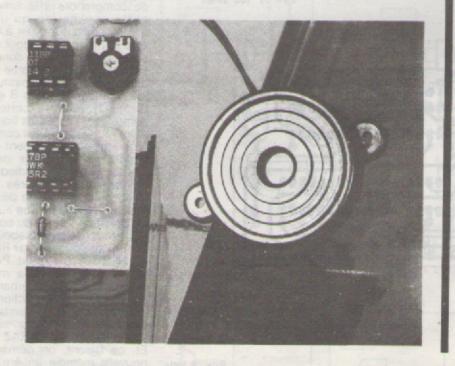



Ce module est destiné à visualiser l'état du rupteur de votre véhicule automobile sur une DEL bicolore. Il sera monté à demeure sur le véhicule ou complétera utilement la trousse à outils de l'automobile.

SCHEMA FONCTIONNEL (SYNOPTIQUE) (fig. 1)

Le circuit normal du câblage électrique d'allumage est présenté à gauche de la figure 1. On effectue trois points de connexion : 0 pour le 0 V, + pour l'alimentation et R pour l'information rupteur. On note que l'alimentation est interrompue par la clef de contact. Rappel: si le contact n'est pas établi (clef), le circuit L.r.C n'est pas alimenté. Le contact établi,

moteur à l'arrêt, un courant élevé peut circuler dans L si le ruoteur est fermé (voici pourquoi il est déconseillé de laisser longtemps le contact, moteur à l'arrêt). Si le moteur tourne, le rupteur r s'ouvre et se ferme, générant une surtension aux bornes de C et L qui sera amplifiée par la sortie haute-tension de L pour commander les bougies, via les vis platinées. Le cycle ouverture/fermeture de r doit être réglé selon les caractéristiques du moteur



Le module est alimenté par F₁ qui fournit le + 5 V quand le contact est établi. Le signal R est remis en forme par F₂, pour comman-der un diviseur de fréquence F₃ et un bloc de logique combinatoire F4. Le traitement logique fournit les signaux R et V qui permettent la visualisation de la me-

gnal logique dont on définit le rapport cyclique, soit $\alpha/90^{\circ}$. Exemple : $\alpha = 62^{\circ}$, rapport cycli-

sure par F5

que 62/90 - 0.68

Le compte rendu de la mesure se fait en temps réel sur une DEL bicolore, dont le choix des couleurs est dicté par le bon sens : si le rupteur est ouvert, la DEL s'éclaire en orange ; le moteur est à l'arrêt ou le rupteur est dé-

Si le rupteur est fermé, l'éclairage est rouge ; le moteur est à l'arrêt ou le rupteur est en court-circuit ; la consommation en courant ést élevée

Si le rupteur s'ouvre et se ferme à une cadence suffisante, la DEL clignote avec un éclairage vert, la vitesse du moteur déterminant la cadence du clignotement.




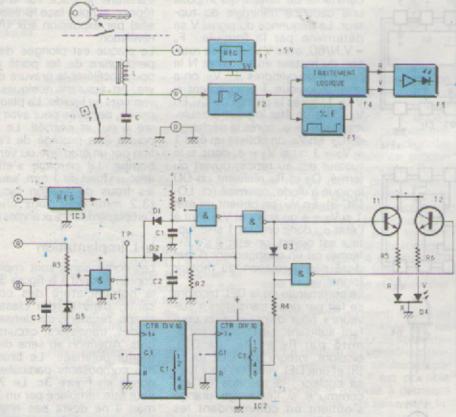


Schéma fonctionnel/schéma électronique développé la remise en forme passe par un écrêtage des signaux disponibles aux bornes du rupteur (réseau R3-C3-d5). Le circuit imprimé, l'implantation comportant 4 straps et les brochages des composants utilisés sur la platine.

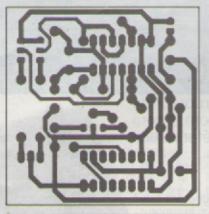

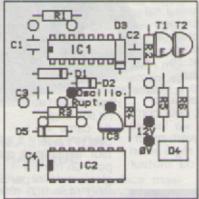

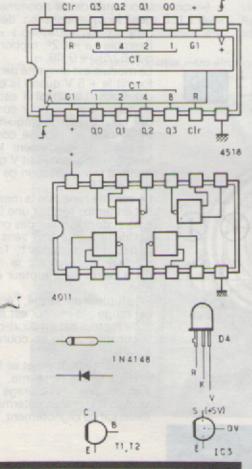

SCHEMA STRUCTUREL (DE PRINCIPE) (fig. 2)

La remise en forme F2 est réalisée par le réseau R3, C3, D5 et une porte de IC1, câblée en porte NON. Le réseau écrête l'amplitude du signal V (il peut atteindre plusieurs centaines de volts) et élimine les parasites pour une commande correcte de la porte CMOS. En V₁, on retrouve le signal logique de commande du rupteur (0 V rupteur ouvert, + 5 V rupteur fermé). Le point TP permet la connexion d'un oscillos-

IC₂ est un double compteur BCD/CMOS, câblé en diviseur par 100. On retrouve en V4 un signal logique, de rapport cyclique 2/3, qui va déterminer la cadence de clignotement de la DEL. Il est possible de modifier son câblage pour changer le coefficent diviseur (en reliant la br. 5 à la br. 8 de IC2, le coefficient est de 50.

Le bloc logique F4 utilise les autres portes ET-NON de IC1, ainsi que deux cellules R₁C₁D₁ et R₂C₂D₂. Ces cellules fixent une constante de temps qui impose une cadence minimale au rupteur. La fréquence du signal V se détermine par la formule : F_v = V.N/60, avec V vitesse de rotation du moteur en tr/min et N le nombre de cylindres. En V2, on a un état logique 1 uniquement si V₁ = 1, après la charge de C₁. En V₃, on a un état logique φ seulement si $V_1 = \phi$, après la décharge de C2. En VR, on obtient un état 1 si $V_2 = 1$ ou si $V_3 = \phi$, donc si le rupteur est au repos, ouvert ou fermé. D₃ et R₄ réalisent un OU logique à diode, optimisé (cf. LO-GIC-3). En V_V, on obtient un état 1 si V3 = ϕ ou si V4 et VR sont à l'état \(\phi \); donc un état 1 si le rupteur est ouvert, un état ϕ s'il est fermé, ou un changement d'état dicté par la rotation du moteur (signal V₄).

La commande de la DEL bicolore se fait par deux transistors « suiveurs » pour disposer d'un courant suffisant. Le courant est limité par R₅ et R₆. La DEL bicolore, intègre une DEL rouge (R) et une DEL verte (V) pour fixer sa couleur; la cathode (K) est commune si l'éclairage orange s'obtient en commandant les

deux DEL

Enfin, l'alimentation F1 est confiée à un simple régulateur intégré IC3. La consommation du

module est nulle si le contact est coupé

La figure 4 complète et résume ces différents cas en présentant les chronfographes des signaux V₁, V₂, V₃, V_R, V_V selon V. Le signal V reprend trois cas: rupteur ouvert, rupteur en fonctionnement normal et rupteur fermé. On remarque les surtensions en V et le signal logique obtenu après mise en forme.

REALISATION PRATIQUE (fig. 3)

a) Le circuit imprimé

La figure 3a précise le tracé du circuit imprimé, côté cuivre. La méthode la plus simple est le dessin au feutre indélébile directement sur le cuivre, mais nécessite une découpe de la plaque (époxy simple face), un pointage préliminaire des trous, et du soin. Une autre méthode usitée reste le report du dessin sur un support transparent (film, calque) en utilisant des bandes et pastilles ou des transferts; il faut ensuite transférer le tracé sur la plaque (époxy simple face présensibilisée) par exposition aux UV puis révélation.

La plaque est plongée dans du perchlorure de fer porté à 40° pour accélérer la gravure du cuivre, en assurant quelques mouvements au liquide. La plaque est rincée, nettoyée pour avoir le cuivre à nu, et séchée. Le cuivre pourra être protégé de l'oxydation par un étamage ou vernis en bombe. Le perçage s'effectue avec un foret de 1 mm, sauf pour les trous de fixation facultatifs (3,2 mm) dont vous choisirez l'emplacement (aux angles).

b) L'implantation

Les composants sont implantés, conformément à la figure 3b et à la nomenclature des composants, dans l'ordre classique straps, résistors, condensateurs, diodes, transistors, circuits intégrés. Attention au sens des éléments polarisés. Le brochage des composants particuliers est donné en figure 3c. Le 78LO5 peut être remplacé par un 7805, mais il ne devra pas entrer en contact avec la borne rupteur. T₁ et T2 sont des transistors universels NPN de bêta suffisant (> 100), en boîtier TO92

trissiti.blogspot.com Rupteur quivect 0 +5 chronographes relevés en divers points +5 du montage. +5 +5 - 0.25 Fr/ 50 174 1018 J & (R) 4093 MM **** 10k2 100kA 0,22 µF MICRO -MONTAGE Test du GENERATEUR module à l'aide d'un générateur de signaux logiques.

> Après le test, le module pourra être monté dans un boîtier. Le choix est laissé au lecteur et se fera selon son utilisation. Monté à demeure à proximité du moteur, il nécessite un boîtier étanche et robuste. Monté directement derrière le tableau de bord, le module ne nécéssitera aucun coffret.

TEST (fig. 5)

Le module peut être testé avec une pile de 9 V et un générateur de signaux logiques. La figure 5 montre le câblage à effectuer et le schéma d'un générateur simple. Ce générateur fournit un état statique φ ou 1, ou un signal carré de fréquence variable, selon la position de K, interrupteur à trois positions. Ce générateur va simuler le fonctionnement du rupteur. La tension de sortie du générateur doit être de 5 V minimum.

Le test est simple : avec K, on fixe le signal R à \(\phi_1 \) la DEL doit être éclairée en rouge ; on bascule K pour obtenir R = 1, la DEL doit être orange ; en position médiane de K, la DEL doit clignoter en vert, à une cadence proportionnelle à la fréquence en R. qui est réglée par le potentiomètre de 100 kn du générateur. Si le test n'est pas correct, vérifiez les chronogrammes des signaux V₁, V2, V3, VR et Vv. pour les trois positions de K; les chronographes de la figure 4 montrent les signaux à obtenir. Vous pourrez ainsi situer la panne et y remédier en cas de problème.

Le module est au point, il suffit de le connecter au véhicule par les trois liaisons +, R, O. Si vous utilisez ce module en contrôleur portable, les liaisons se feront par pinces crocodile. Il est possible de monter le module à demeure sur le véhicule ; les liaisons se feront par cosses en venant se greffer sur le câblage d'allumage sans le modifier. Contrôlez le signal en TP avec l'oscilloscope : il doit être carré, sans parasites.

UTILISATION

Le module permet de visualiser instantanément l'état du rupteur. La DEL peut être placée à proximité du moteur, sur la planche de bord (vous pouvez même dédoubler la DEL sans oublier de dédoubler aussi Rs et Rs). L'information fournie par la DEL vous indique l'état du rupteur, autorise son réglage en remplacant le témoin de visualisation, et vous donne une idée de la vitesse de rotation du moteur. La borne TP permet la connexion d'un oscilloscope pour le réglage d'angle de came, en ajustant le rapport cyclique du signal visualisé (signal R) comme défini par la notice du moteur (RTA) et la méthode de calcul.

Ce module fait partie d'un ensemble « autodiagnostic » qui permettra la détection systématique de pannes simples. Si une panne survient, il suffira de soulever le capot et de regarder quelques DEL pour savoir où intervetir.



copyright E.P. 140

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

 R_1 : 680 k Ω (bleu, gris, jaune) R_2 : 220 k Ω (rouge, rouge, jaune) R_3 : 10 k Ω 1/2 W (marron, noir,

orange)

 R_4 : 47 k Ω (jaune, violet, orange) R_5 : 390 Ω (orange, blanc, mar-

ron)

 R_6 : 330 Ω (orange, orange, marron)

D1: 1N4148

D₂: 1N4148 D₃: 1N4148

D₄: DEL bicolore Ø 5 mm D₅: Zener 5, 1 V, 1/2 W

C1: 0,33 µF

C₂ : 1 μF/10 V tantale C₃ : 4,7 nF céramique C₄ : 0,1 μF céramique

T₁:BC173C T₂:BC173C IC₁:4011B

IC₂: 4518 IC₃: 78LO5 Epoxy 50 × 55 mm

INFORMATIQUE

HISTOIRE DE VIRUS

Après avoir analysé de façon très technicienne les principale méthodes utilisées par les virus pour s'implanter dans vos ordinateur, notre article vient à point apporter un complément historique et généraliste qui sera sûrement beaucoup plus digeste pour des lecteurs de la revue.

En effet, les virus touchent tous les utilisateurs de l'informatique, eux même ceux «qui n'y connaissent rien, ou pas grand-chose», hormis le logiciel le logiciel d'application qu'il ont l'habitude d'utiliser.

Et si les informaticiens de formation sont très sensibles à ce problème et s'entourent d'un luxe UTILE de précautions, il n'en va pas de même pour ces autres utilisateurs épisodiques qui croient souvent que tout cela n'arrive

INTRODUCTION

les établissements d'enseignement, du collège à l'université, sont des lieux favorables à la production et à la propagation des virus les plus divers.

Cette situation se rencontre dans tous les pays possédant un système éducatif informatisé, surtouts'il s'agit de micro-ordinateur IBM ou compatibles.

Cette situation est due principalement au nombre important d'utilisateurs pouvant accéder aux machines, et à la quantité et à la diversité des logiciels utilisés.

Ainsi, dans un lycée, une machine peut voir passer dans la semaine plusieurs dizaines d'utilisateurs aux intérêts et aux motivations dissemblables.

Alors qu'à l'opposé, il n'est pa rare de rencontres en entreprise un micro-ordinateur utilisé exclusivement pour du traitement de texte ou de la comptabilité, et toujours par la même personne.

Il est évident dans ces conditions, que cet ordinateur aura infiniment moins de chances d'affronter un assaut viral qu'un ordinateur de lycée.

Et s'il est infecté, la propagation du virus restera peu probable, alors que dans un établissement scolaire, l'infection prend vite des allures d'épidémie galopante, difficilement maîtrisable, durant laquelle on observe souvent des périodes de rémissions suivies de rechutes.

Pourtant les virus informatiques sont des programmes comme les autres, ni plus ni moins. Les processus de contamination et de multiplication n'ont rien de magiques ou de mystérieux.

Et il est utile que l'utilisateur

d'une machine connaisse ces mécanismes, afin de réduire les risques d'infection et, en cas de contamination, freiner la dispersion du virus.

Dans ce domaine, il est plus sage de s'intéresser au sujet lorsqu'une machine présente des réactions inhabituelles.

Au moment de l'apparition d'une infection virale, sous le coup de l'émotion, les capacités de raisonnement se réduisegt.

La plupart des spécialistes des virus s'accordent à dire que les dégâts les plus importants causés par les virus ne sont pas de leur fait directement.

Bien souvent ils sont dus à l'utilisateur lui-même, paniqué par la découverte que sa machine est infectée, ou excédé de voir un virus apparaître à intervalles réguliers, perturbant son travail.

Dans le premier cas, on

electronique pratique afrique

page N' 38

observe des manoeuvres irraisonnées pouvant conduire à des catastrophes.

Dans le second cas, des décisions excessives et irréversibles sont prises aboutissant à des pertes considérables de données:

La décision classique, que l'on espère radicale, est le reformatage du disque dur sans sauvegarde, "car on ne sait pas où se loge le virus".

HISTORIQUE

les premières forme de virus ne date pas d'hier. Dans les années 70 déjà, certains cercles d'initiés se passionnaient pour des sorte de jeux de bataille àl'intérieur de l'ordinateur.

Deux (02) joueurs écrivaient chacun un bout de programme.

Ces programmes étaient introduits dans la machine, et étaient exécutés comme les autres taches habituelles.

A ceci prés que ces programmes ne poursuivaient qu'un seul but :détruire ou désactiver le programme concurrent.

Pour s'assurer de leur survie,ces programmes pouvaient se reproduire,se camoufler ,leurrer l'adversaire par du pseudocode etc.

Cet épisode a permis de développer destechniques d'auto-reproduction et de dissimulation de programmes à l'intérieur d'un système, et de destruction de programmes concurrents.

Il a permis surtout de montrer qu'on pouvait tirer plaisir de ce genre de passe-temps.

A l'arrivée des microsordinateurs, ce jeu sembla perdre de sa saveur.

Ces machines étant iondamentalement mono-taches et mono-utilisateurs, le programmeur, seul en face de son écran n'avait plus de compère à qui se mesure.

A moins de jouer contre le

trissiti.blogspot.com système lui-même.

Le jeu subit alors une mutation d'un virus biologique.

Ils s'installe dans une machine, se duplique pour assurer sa dispersion, puis à un moment donné il détruit son système hôte.

Un des tous premiers virus, le Lehigh, du nom de l'université américaine où il semble avoir été fabriqué, se comportait ainsi.

Il se fixait de façon rudimentaire sur le fichier COMMAND.COM de la machine, se reproduisait 4 fois sur des supports magnétiques passent à portée, puis détruisait son système hôte en écrivant des "O" dans le 32 premiers secteurs, éliminant le secteur de démarrage, les deux (02) fichiers caché et la table d'allocation des fichiers.

Toutes les données du support étaient alors perdus... le Virus y compris.

Piètre victoire pour le gagnant!. Ainsi un Virus informatique se trouve en face de même dilemme qu'un Virus biologique: s'il détruit le support sur lequel il vit, se condamne lui-même. Pour survivre, il doit donc avant toute chose se multiplier. C'est en fait son but premier.

Une fois qu'il s'est reproduit suffisamment, il peut éventuellement procéder à la destruction de son hôte.

Mais cette étape n'est pas obligatoire, et relève plus de la pure méchanceté que d'une fine stratégie.

Et s'il ne s'est pas suffisamment dupliqué préalablement, sa souche tend à disparaître.

On remarque d'ailleurs de plus en plus de Virus qui n'effectuent pas cette dernière opération: ils se bornent à se dupliquer indéfiniment.

Certains auteurs les ont alors rangés dans la catégorie des Virus bénins, par opposition aux Virus Virus malins, qui éux, visent en dernier lieu la destruction de leur support.

Suite à ces considérations, il

est bien évident qu'un Virus bénin est plus contagieux qu'un virus malin.

Le premier a une durée de vie illimitée en théorie, limitée en pratique seulement par vigilance et l'habitude de l'utilisateur de la machine.

Le Virus malin a un temps d'activité limité par construction.

C'est pourquoi les virus malins se répandent peu: ils demeurent rares, s'éliminant d'euxmêmes par leur rude politique.

Le Virus Lehigh a très peu assaimé au-delà de son université d'origine.

Les Virus qui provoquent des destructions irrémédiables soit au moment de leur installation Virus à "Over Write", soit au bout d'un certain nombre de réplications demeurent rares ou même disparaissent.

Ainsi le Virus 405, sumommé ainsi parce qu'il fait croître les fichiers qu'il infecte de 405 octets, en les rendant inutilisables, a maintenant disparut; tout comme la plupart des version Datacrime, qui provoquent des dégâts sur les disques durs.

En conséquence, lorsqu'un Virus se relève sur un machine, il y a plus de chance que ce soit un Virus visant prioritaire la réplication, et n'ayant peu ou pas d'intentions mauvaises (Virus bénin), plutôt qu'un Virus malin. Il est plus probable qu'il épie avec impatience les lecteurs de disquettes, attendant un support vierge pour s'y installer à l'aise, plutôt que de se préparer à reformater le disque dur par exemple.

Beaucoup de Virus n'ont en fait aucune intention pernicieuse, ils se réservent simplement de temps en temps le plaisir d'agacer un peu l'utilisateur.

On peut ainsi ranger l'irritant Virus Ping-Pong dans la catégorie des Virus bénins.

Même le fameux Virus Vendredi 13 n'a d'intentions méchantes (destructions de tous

electronique pratique afrique

les programmes lancés) que le Vendredi 13, ce qui n'arrive en réalité, bon an mal an, qu'une à deux (02) fois dans l'année; le reste du temps il na fait que ralentir le système.

Suite à la découverte d'un virus sur une machine, il n'est donc pas nécessaire de paniquer.

Il y a peu de chances que, dans les minutes qui viennent, il aille écrire des "O" sur tout tout le disque dur ou détruise le lecteur de disquettes par des mouvement incessants.

PSYCHOLOGIE DES CREATEURS DE VIRUS

Le but ici n'est pas de faire une étude clinique de ces personnes.

Leurs motivations doivent d'ailleurs être fort diverses. N'a-ton pas raconté, par exemple, que les frères Amjsat et Basit de Lahore (Pakistan), avaient élaborer un Virus * le fameux Virus de lahore, alias le Pakistanais, alias Brain* pour punir les clients étrangers qui venaient leur acheter des logiciels pirates!.

Ils ne fournissaient des logiciels piraté sains qu'à leurs clients pakistanais!

D'autres Virus n'ont été fabriqués qua des fins de recherche, et n'ont été libéré dans le domaine public que malveillance ou imprudence.

Des créateurs de Virus, identifiés après coup, ont déclaré n'avoir pas été conscients de la virulence et de la contagiosité de leurs oeuvres.

En tout état de cause, si l'on désire qu'un Virus se propage au maximum, il faut qu'il soit le plus discret possible.

En ce sens, le Virus parfait serait celui qui resterai absolument indécelable, et se reproduirait totalement à l'insu des utilisateurs. De même, un Virus doit rester invisible et silencieux pour que sa multiplication ne soit pas troublée

trissiti.blogspot.com

ou entravée par un utilisateur soupçonneux.

Mais son créateur brûlé également du désirpuéril de signaler sa présence, en disant: "Coucou, je suis là, vous voyez comme je suis malin!"

Ce "clins d'oeil" à l'utilisateur vont du point traversant l'écran et rebondissant sur les bords, caractéristique du Virus Pin-Pong, du rectangle noir de la taille de quelques caractères apaisants obstinément dans uncoinde l'écran, à des choses plus spectaculaires telles que l'effondrement du texte affiché à l'écran,

les lettres s'amoncelant en tas au bas de celui-cil.

Ces virus sont dits bénins, carils n'ont pas d'intention de nuire, le créateur de virus veut juste signaler sa présence.

Mais ils peuvent conduire pourtant à des dégâts.

Un utilisateur travaillant sur sa base de données favorite et voyant soudain un point traverser l'écran, peut par exemple, avoir la réaction stupide d'appuyer sur le bouton RESET de l'ordinateur, certaines bases de données n'apprécient pas d'être ainsi interrompues en pleintravail, et cela peut aboutir à des pertes considérables de données.

A qui la faute: a l'utilisateur ou au Virus.

D'autres Virus bénins, dans leur quête avide de reproduction, interceptent tous les accès aux disques et disquettes, pour vérifier s'ils ne peuvent pas s'y installer.

Ces interceptions continuelles peuvent ralentir tellement les accès, qu'il n'est parfois plus possible d'atteindre ces supports magnétiques.

Les données se trouvant plus être sauvegardées, et seront perdus à l'extinction de l'ordinateur.

En réalité, il n'y a donc pas de Virus bénins: tous peuvent provoquer des dégâts, directement ou indirectement. Un auteur conclut, parodiant une phrase célèbre: "Il n'y a qu'un seul bon virus, c'est un virus morts".

Pour la prochaine publication nous traiterons le chapitre suivant:

LE FONCTIONNEMENT DES VIRUS

"Les Virus de fichier et de Boot"

A suivre

ISSAD

pourquoi chercher:

PRATIQUE AFRIQUE


Recevez-le chez vous EN RECOMMANDER

LES CIRCUITS INTEGRES JAPONAIS LES AMPLIFICATEURS STK-040, 041, 043



Voici une série d'amplificateurs de puissance à haut degré d'intégration permettant l'obtention de puissances pouvant aller jusqu'à 20 W, avec un maximum de composants périphériques.

. T Broomage

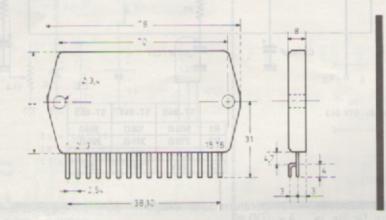

PHYSIONOMIE GENERALE


Un boîtier renferme en réalité deux amplificateurs, ce qui permet par exemple une utilisation en stéréophonie. Les puissances délivrés sont les suivantes :

STK-040 \rightarrow 10 W minimum. STK-041 \rightarrow 15 W minimum. STK-043 \rightarrow 20 W minimum.

La figure 1 représente le brochage et l'aspect externe du boîtier. On notera en particulier que l'implantation des pastilles desti-

Structure
-terne des
-circuis
mágres

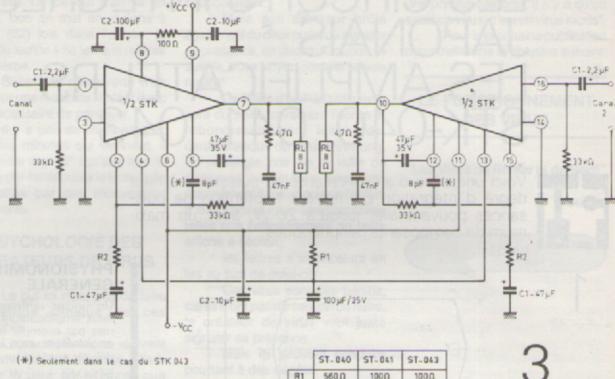(+)
-(+) Seulement pour STK 041
-(+) Structure
-terne des
-circuis
-terne des
-terne



R₂ 270 Ω 390 n 390 A C1 6.3 V 16 V 16 V C2 25 V 35 V 35V

Application-type un amplificateur stéréophonique.

nées aux broches est disposée en quinconce, ce qui facilite la conception des circuits imprimés. Les trous de fixation permettent une solidarisation avec un radiateur. La structure interne du circuit est représentée en figure 2. On peut remarquer la haute intégration des composants et la sophistication du schéma de l'amplificateur.

La puissance est obtenue grâce au montage en Darlington des

transistors de sortie.

Le boîtier renferme ainsi vingt transistors, six diodes, deux capacités et vingt-deux résistances

PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT

Valeurs maximales

Tension d'alimentation (alimentation symétrique): ± 25 V, ± 29 V et ± 32,5 V, respectivement par les boîtiers STK-040, 041 et 043.

Température de fonctionnement: 90 °C

Température de stockage : - 30 à + 100 °C Temps de mise en route : 2 se-

condes

Valeurs recommandées et caractéristiques diverses

Tension d'alimentation ± 16.5 V, ± 20 V et ± 22 V. respectivement pour les boîtiers STK-040, 041 et 043. Impédance de charge : 8 Ω Gain : 41,5 dB pour STK-040 : 38,5 dB pour STK-041 et 043. Consommation au repos 120 mA Puissance délivrée : respectivement 10, 15 et 20 W

Fréquence: 20 Hz à 20 kHz Distorsion: 0.2 % maxi Impédance d'entrée : 32 kΩ.

APPLICATION

La figure 3 représente une utilisation type en amplificateur stéréophonique.


A noter la nécessité de disposer d'une alimentation symétrique Suivant le modèle de STK choisi, certaines valeurs de résistances sont à adapter en conséquence comme l'indique le tableau accompagnant la figure 3. I en est de même en ce qui concerne les tensions d'isolement de certanes capacités électrolyt ques

Température → tension

Le rôle de ce montage consiste à convertir l'information température en une tension directement proportionnelle (ici: 10 mV/°C) exploitable sur n'importe quel voltmètre. Pour ce faire, nous avons eu recours à un capteur bien connu des lecteurs, le LM 335 de NS, une « zener » dont la tension à ses bornes reste proportionnelle à la température. AJ1 assure l'étalonnage de Z1. Il faudra le régler de facon à obtenir 2,73 V entre la borne + et la masse, à la température 0 °C.

De même, AJ2 sera réglé de façon à lire 2,73 V entre les bornes - et la massé.

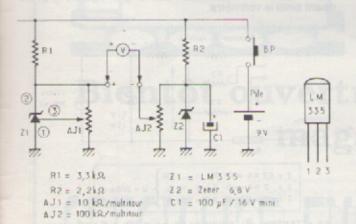La mesure s'effectuera en flottant entre les bornes - et +:



Basse tension alternative → LED

S'agissant de signaler la présence tension en sortie d'un transformateur délivrant une faible amplitude (U2 24 V), une simple LED conviendra.


Alimentée en alternatif, elle ne fonctionne qu'une alternance sur deux. la diode 1N4001 la protégeant des alternances negatives.

Souhaitant obtenir une luminosité équivalente à celle provoquée par un courant lc, en continu, on aura :

$$R_1 = \frac{(U_2 - 2V)}{2 \times I_c}$$

et P. la puissance dissipée par R1, égale à

$$P = \frac{(U_2)^2}{2 \cdot R_1}$$

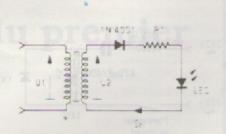

AMPLIFICATEUR

E.P.

Non-inverseur à alimentation simple


Tout en réalisant la fonction amplificateur non inverseur, ce schéma permet de se dispenser de l'habituelle alimentation symétrique.

L'astuce retenue consiste à polariser l'entrée du montage à la mi-tension, à l'aide du pont diviseur R3-R4; C1 éliminant la composante continue du signal d'entrée.

On calculera les valeurs des condensateurs suivant les formules

- C₁ ≥ 0.08/R₃. f_b
- $C_2 = 0.16/R_1 \cdot f_b$
- avec f_b = fréquence minimale à amplifier

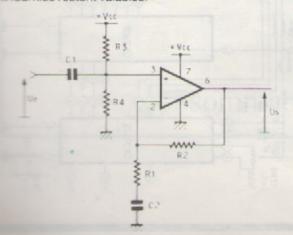Concernant les autres calculs, les indications précédemment fournies restent valables.



TRIGGER

E.P.


A portes logiques

A l'aide de portes NAND. NOR ou NI, il devient possible de former un circuit trigger, composé de deux fonctions logiques inverseurs consécutives.

En technologie CMOS, les seuils extrêmes releves en sortie correspondent à 0 V pour un niveau bas (Ub) et à VDO. la tension d'alimentation, pour un niveau haut (UH). Les seuils de basculement vaudront :

- V₁ = (V_{DD}/2) . (1 + R₁/R₂)
 V₂ = (V_{DD}/2) . (1 R₁/R₂)

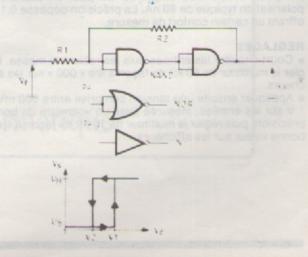sachant que V_{DD} pourra varier entre 3 et 15 V




Secteur - LED

L'utilisation d'une LED en place et lieu d'un voyant (ampoule à incandescence) procure beaucoup d'avantages tels qu'une consommation réduite ou une durée de vie superieure.

Afin de limiter la consommation d'énergie trop importante qu'amènerait la mise en série d'une résistance, on utilise ici la propriété du condensateur, qui consiste à présenter une impédance lorsqu'il est traversé par un courant alternatif.

La resistance de 220 Ω impose une réduction du courant d'appel à la mise sous tension et la diode 1N4007 une protection de la LED lors des alternances négatives.

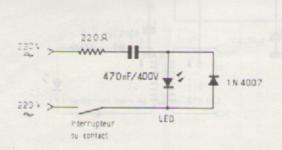La commande du dispositif pourra s'opérer au travers d'un interrupteur ou du contact d'un relais électromagnétique.



Courant → tension


Appelé shunt d'ampèremètre, ce convertisseur reste extrêmement rudimentaire.

Soit une résistance R, traversée par un courant d'intensité I, il naît à ses bornes une tension U proportionnelle, régit par la relation U = R.I

Le schéma proposé met en œuvre trois calibres. Les protections disponibles sont au nombre de deux. La première utilise un **fusible rapide** de valeur égale au plus fort calibre, inséré dans la ligne 0 V.

La seconde se compose d'une zener de 5,1 V polarisée par une résistance de $100~\mathrm{k}\Omega$.

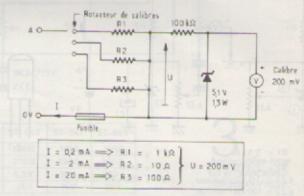En cas de « surcharge positive », U n'excédera pas 5,1 V contre – 0,6 V en cas de « surcharge négative », protégeant ainsi le voltmètre.



ATTENTION AU POUVOIR DE COUPURE DU ROTACTEUR

MESURE

E.P.

Voltmètre 3 digits à LED

Conçu autour des circuits CA3161 et CA3162 de RCA, ce voltmètre dispose de 1 000 points de mesure et permet des relevés entre + 999 mV et – 99 mV, avec une alimentation simple, grâce à des entrées différentielles.


Il autorise un échantillonnage lent à 4 Hz (U borne (6) = 0 V ou en l'air), un échantillonnage rapide à 96 Hz ($U_{borne\ (6)} = 5\ V$) ou une mémoire à l'affichage ($U_{borne\ (6)} = 1,2\ V$).

En cas de dépassement de la gamme de mesure, les afficheurs indiqueront EEE si U_e > 999 mV ou - - - si U_e < - 99 mV.

L'impédance d'entrée atteint 10 M Ω pour un courant de polarisation typique de 80 nA. La précision dépasse 0,1 %, offrant un certain confort de mesure.

REGLAGES

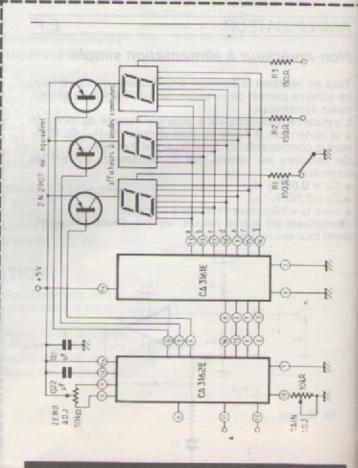- Court-circuiter les entrées puis les relier à la masse. Régler le multitour de 50 kΩ de façon à lire « 000 » sur les afficheurs.
- Appliquer ensuite une tension comprise entre 900 mV et 1 V sur les entrées, mesurée avec un voltmètre de bonne précision, puis régler le multitour de 10 kΩ de façon à lire la bonne valeur sur les afficheurs.



CODE

trissiti.blogspot.com

ELECTRONIQUE AFRIQUE ELECTRONIQUE AFRIQUE ELECTRONIQUE AFRIQUE

Argent

0 1

Noir

Rouge

Orange

Jaune

Vert

Bleu


Gris

Violet

Blanc


ELECTRONIQUE -AFRIQUE

Résistance

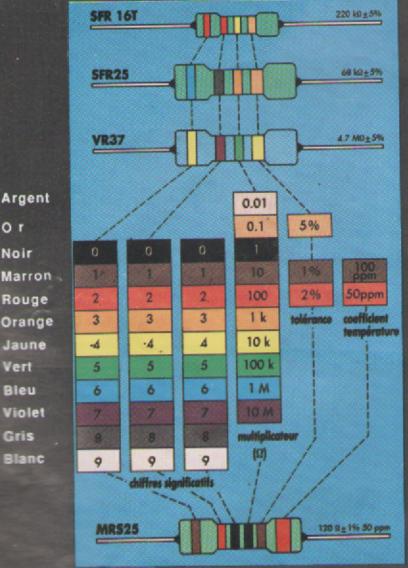

	COLUMN TO SERVICE DE LA COLUMN TO SERVICE DESTRUCTURA DE LA COLUMN TO SERVICE		$\overline{}$
	E 24	E 12	E4
١	10	10	10
	11 12	12	
Ĕ	13	15	15
série E 192, E 96, E 48 résistance de précision.	16	18	-
	20	22	22
£	24	27	
ě	50	33	33
9	36		-
8	43	39	
1	51	47	47
•	56 62	56	
	10 11 12 13 15 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 47 51 56 62 68 75 82	68	68
	82 91	82	

Condensateur

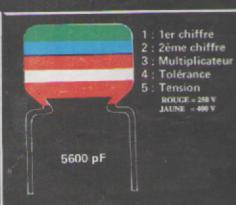

La lecture du code des couleurs pour les condensateurs se fait de haut en bas et s'exprime en pico farade (pF). 1000 pF = 1 Nano farade (nF) 1000 nF = 1 Micro farade (uF ou mF)

ATTENTION ! Vous pouvez trouver des condensateurs céramiques avec les valeurs en couleur, dans ce cas les lire de bas en haut à l'envers des condensateurs plastiques.

-1	R	Е	W
E	E	RI	EI
R	I		
W	E 2	W	RI2
E	W	1	
Vw	W	VwR	E 2
R	I ²		R

CODE DES COULEURS

Offert gracieusement par

RAE - ELECTRONIOI

IONIQUE - AFRIQUE

ELECTRONIQUE AFRIQUE ELECTRONIQUE AFRIQUE UTISSITI. DIOGS POT. COM

ELECTRONIQUE - AFRIQUE

ELECTRONIQUE PRATIQUE



Pourquoi chercher : ELECTRONIQUE

PRATIQUE

Recevez-le!

AFRIQUE?

BP N' 21 EL-HAMMADIA BOLIZAREAH- ALGER