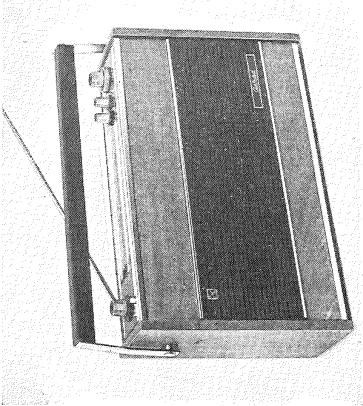


Bild 3: Eincanasschaltung bei MW und LW

**Bild A:** Einsteigerabschaltung bei VW

# Reiseempfänger Astrad F6 Tr17 - Riga 103

R. MEISSNER



Um Übersteuerungen des Senderschaltkreises infolge der großen ZF-Vervielfachung zu verhindern, werden bei UKW die Eingangsstufen des UKW-Tuners sowie der erste und dritte ZF-Transistor geregelt. Am Kollektorkreis von  $T_3$  wird deshalb über  $C_{18}$  die verstärkte ZF-Spannung abgenommen und der Diode  $D_1$  zugeführt. Dadurch wird das ZF-Signal gleichgerichtet und zur Regelung ausgenutzt. Der Arbeitspunkt der Vorstufe ist dabei so eingestellt, daß den Transistor bei schwachen Signalen voll verstärkt. Der negative Anteil der Leistungsspannung  $T_2 T_{23}$  steht dadurch die richtige phasengedrehte Steuerspannung zur Verfügung. Die Endstufentransistoren sind gleichstrommäßig in Reihe geschaltet, so daß an jedem Transistor ungefähr die gleiche Betriebsspannung liegt. Der genaue Wert kann mit dem Regler  $R_{22}$  eingestellt werden. Die thermische Stabilität der Endstufe wird durch den Thermistor zwischen den Basisanschlüssen der Treibtransistoren gewährleistet. Über  $C_{20}$  sind die beiden in Reihe geschalteten Lautsprecher mit einer Gesamtimpedanz von  $8 \Omega$  angeschlossen.

## Stabilisierung der Betriebsspannung

Zur Stabilisierung der Betriebsspannung und der Arbeitspunkte der Transistoren wird eine Schaltung angewandt, die nach dem Prinzip der Spannungsstabilisierung arbeitet. Der Arbeitspunkt des Transistors  $M1$  wird durch den Widerstand  $R_8$  und die Diode  $2C168 A$  eingestellt. Der Widerstand  $R_9$  hat dabei die Aufgabe, die Verlustleistung im Transistor herabzusetzen. Der Verbraucher, d.h. alle Spulen, die stabilisiert werden sollen, sind mit dem Emitter des Transistors verbunden. Durch die Diode wird bei sinkender Batteriespannung der Arbeitspunkt in einem weiten Bereich konstant gehalten, so daß dadurch der Emitterstrom und damit die Ausgangsspannung konstant bleibt. Die Batteriespannung kontrolliert weiterhin den starken ein, bewegt sich der Zeiger im grünen Feld und zeigt das Minimum an, das umso tiefer liegt, je stärker der Sender ist. Auch bei  $A_1$  sind die Selektionsmittel als zweitaktige induktiv gekoppelte Bandfilter aufgebaut. Die Verstärkung erfolgt durch die Transistoren  $I_3$  und  $I_4$ . Um beim Empfang des Ortsenders eine gute Wiedergabequalität zu erreichen, kann die Bandbreite durch die vorgenannte Taste am Gerät verändert werden. Durch Zuschalten einer Koppelspule wird die induktive Kopplung vergrößert. Um auch bei AM eine Übersteuerung der Vorstufe zu verhindern, wird das ZF-Signal am Kollektorkreis von  $I_5$  abgegriffen und über  $C_{25}$  der Diode  $D_3$  zugeleitet. Hier erfolgt in der gleichen Weise wie bei FM die Regelung des Vorstufentransistors und des ZF-Vorstärkers  $T_1$ , sowie die Anzeige der Felddichte der Sander. Nach erfolgter Gleichrichtung des ZF-Signals durch  $D_4$ , wird das NF-Signal dem NF-Vorstärker zugeführt.

## ZF-Vorstärker

Der ZF-Vorstärker ist bei FM vierstufig aufgebaut und mit den Transistoren  $T_1$  -  $T_4$  bestückt. Die Transistoren arbeiten dabei in Emittormodi. Das vom UKW-Tuner erhaltene Signal wird der Basis von  $T_1$  zugeführt und verstärkt. Bei AM arbeitet dieser Transistor als HF-Vorstufe. Die Kopplung zwischen den einzelnen Verstärkerstufen erfolgt durch induktiv gekoppelte Bandfilter, die auf eine ZF von  $10,7 \text{ MHz}$  abgestimmt sind.  $T_2$  der bei AM als Mischtröhre fungiert, arbeitet jetzt als zweiter ZF-Vorstärker. Aus diesem Grund wird auch ein Teil des Entzerrwirkendes kurzgeschlossen, um eine hohe Verstärkung zu erhalten. Die Gleichrichtung des ZF-Signals erfolgt durch den symmetrisch aufgebauten Verstärker, der die Regelspannung für die Kopplungsdiode liefert. Zur besseren AM-Unterdrückung ist  $R_{14}$  als Regler ausgelegt. Die NF-Spannung wird über  $C_{26}$  dem NF-Vorstärker zugeführt.

dritten Spannungsverstärker sind über einen Netzwerk der Höhen- und Tiefenregler angeschlossen. Der Transistor  $T_4$  arbeitet in Kollektorschaltung und wirkt als Impedanzwandler. Der nachfolgende Transistor  $M1$  steuert die Treiberstufe, bestehend aus den komplementären Transistoren  $M11$  und  $M12$ , an. Da die Basen der beiden Transistoren wechselstrommäßig parallelgeschaltet sind, arbeitet der eine Transistor in Kollektorschaltung und der andere in Emitterorschaltung. Für die Leistungstransistoren  $T_2 T_{23}$  steht deshalb die richtige phasengedrehte Steuerspannung zur Verfügung. Die Endstufentransistoren sind gleichstrommäßig in Reihe geschaltet, so daß an jedem Transistor ungefähr die gleiche Betriebsspannung liegt. Der genaue Wert kann mit dem Regler  $R_{22}$  eingestellt werden. Die thermische Stabilität der Endstufe wird durch den Thermistor zwischen den Basisanschlüssen der Treibtransistoren gewährleistet. Über  $C_{20}$  sind die beiden in Reihe geschalteten Lautsprecher mit einer Gesamtimpedanz von  $8 \Omega$  angeschlossen.

**UKW-Tuner**


Seit einiger Zeit ist der Reiseempfänger "Astrad - Riga 103" im Handel erhältlich. Dieser Empfänger wurde aus tei. Sowjetunion importiert und ist ein Spitzengerät, das auch als Hängemontage ausgestattet ist. Seine technischen Daten entsprechen denen des "Riga Rupico" (RRR - Riga's Radio Rupico). Der Empfänger ist mit 17 Transistoren und 8 Dioden bestückt und für den Empfang in drei Kurzwellenbereichen, Mittelwellen und Langwellen und im UKW-Bereich ausgeteilt. Die Umschaltung der Wellenbereiche erfolgt durch einen Tastenschalter. Außerdem sind Tasten für AFC, Ortsamplif., Bandbreiteinstellung sowie Fono vorgesehen. An weiteren Bedienelementen sind neben den Abstimmknöpfen für den AM- und FM-Bereich der Lautstärkeregler und die Regler für die Höhen- und Tieffrequenzregelung zu nennen. Die Skalenbeleuchtung kann kurzeitig eingeschaltet werden. Zur Kontraststeuerung dient ein Drehpotentiometer. Die Anpassung des Eingangswiderstandes des Vorfunkentransistors und des Eingangskreises erfolgt durch kapazitive Spannungsteilung. Um eine Übersteuerung der Vorstufe zu vermeiden, wird  $T_1$  geregelt. In der Kollektorschaltung

Durch Anschluß eines Außenlautsprechers kann das Gerät nicht nur als Portables, sondern auch als Hängemontage genutzt werden; dafür sprechen auch die Anschlußmöglichkeiten von Antenne und Erde sowie die Anschlußbuchse für eine UKW-Antenne. Darüber hinaus kann der Empfänger mit einer externen Spannungsquelle von  $12 \text{ V}$  Gleichspannung betrieben werden, wobei die Batterieversorgung abgeschaltet wird.

**UKW-Tuner**

Der UKW-Tuner ist mit den pnp-Gehäusetransistoren IT 313 bestückt, die beide in Brückenschaltung arbeiten. Die Arbeitspunkte der Transistoren werden durch Spannungsteiler eingestellt. Über  $R_{11}$  gelangt über die Teleskopantenne oder die Außenantenne den Eingangsspannung. Der Kreis ist breitbandig ausgelegt und auf eine Frequenz von  $9 \text{ MHz}$  abgestimmt. Die Anpassung des Eingangswiderstandes vom Röhrentransistor, der auf Grund des s-förmigen Verlaufs der Demodulatorkurve ja nach Verstimmlung des Oszillators eine positive oder negative Regelspannung liefert.

## Bild 1: Rückansicht des Gerätes

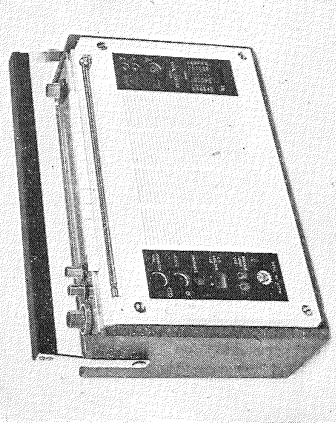

## Bild 2: Aufbau des Gerätes

