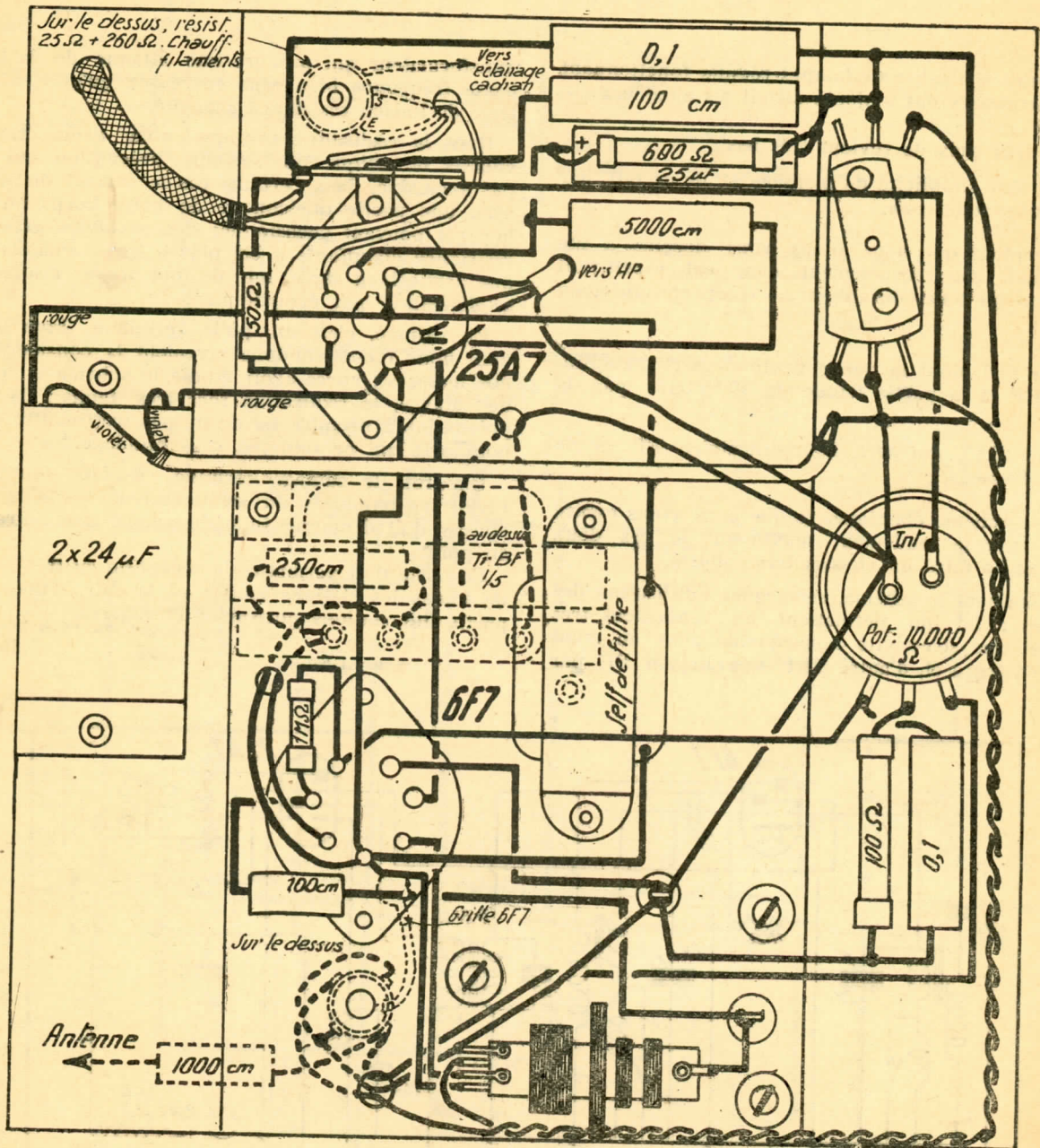


**LISTE DES PIÈCES NECESSAIRES :** 5 résistances 1/2 w., 1/1 meg, 1/600, 1/50, 1/100, 1/260 oh. + 25 oh. 15 w., 9 condensateurs, 1/1000 cm., 2/0. 1 mf. 1/100 cm. mica, 1/250, 1/25 mf, 50 v., 2/2×24 mf, 200 v., 1/5000 cm., inverseur, potentiomètre inter. 10.000 oh. CV. 2×0,46, cadran, jeux de bobinages, self filtrage, Transfo BF 1/5, châssis tôle, ampoule cadran, cordon sect., 2 sup. octal, 3 boutons, fil, vis, soudure, HP. 12 cm., 3.000 oh.



Devis communiqué par **RADIO J. J.**, 19, rue Claude-Bernard et 6, rue Beaugrenelle. — Ensemble pièces détachées : 205 65 ; Lampes : 95 » ; Châssis câblé : 255 » ; Dynamique : 36 » ; Ebénisterie : 60 » ; Poste complet en ordre de marche, garanti : 450 »