

«Селга-309» -

супергетеродин

на одной

микросхеме



Радиоприемник «Селга-309» предназначен для приема передач радиовещательных станций на магнитную антенну в диапазонах ДВ (148...285 кГц) и СВ (525...1607 кГц). Питается он от встроенной батареи напряжением 4,5 В (3 элемента 316 или А316), потребляя в отсутствие сигнала ток 10...13 мА, а при выходной мощности, равной 40 % от номинальной,— около 40 мА. Предусмотрена возможность подключения к приемнику внешней антенны и миниатюрного головного телефона ТМ-4.

Параметры «Селги-309» полностью соответствуют требованиям ГОСТ 5651—82 к переносным приемникам третьей группы сложности. Типовые значения основных технических характеристик «Селги-309» следующие:

Чувствительность по напряженности поля, ограниченная шумами, при отношении сигнал/шум 20 дБ, мВ/м, в диапазоне:

ДВ	1,4
СВ	0,7
Односигнальная селективность, дБ:	
по соседнему каналу при расстройке ± 9 кГц на частоте 1 МГц	30
по зеркальному каналу на частоте, кГц:	
200	46
1000	36
Действие автоматической регулировки усиления: изменение уровня сигнала на выходе, дБ, при изменении входного сигнала на 30 дБ	

4

Максимальный уровень входного сигнала, мВ/м, в диапазоне:

ДВ	800
СВ	500
Выходная мощность, мВт:	
номинальная	100
максимальная	160
Диапазон воспроизводимых частот по звуковому давлению, Гц	450..3150
Коэффициент гармоник всего тракта по электрическому напряжению, %	3
Габариты, мм	75×150×35
Масса (с батареей питания), г	340

Радиоприемник выполнен на основе интегральной микросхемы К174ХА10 [зарубежные аналоги — TDA1083 (ФРГ) и A283Д (ГДР)]. Ее структурная схема и цоколевка приведены на рис. 1. Микросхема содержит смеситель, гетеродин, усилитель ПЧ, детектор, усилитель ЗЧ и стабилизатор напряжения питания. Рассмотрим особенности ее каскадов в режиме АМ (в режиме ЧМ вместо смесителя и гетеродина микросхемы используется внешний блок УКВ).

Двойной балансный смеситель микросхемы U1 обеспечивает отношение сигнал/шум 20 дБ при входном сигнале (на выводах 6 и 7) не более 30 мкВ (глубина модуляции 30 %). Максимальный входной сигнал при коэффициенте гармоник 10 % — не менее 150 мВ (глубина модуляции 80 %). Типовое значение входного сопротивления смесителя — 3 кОм.

Гетеродин G1 представляет собой симметричный мультивибратор с коллекторно-базовыми связями транзисторов и генератором тока в цепи их эмиттеров. Напряжение синусоидальной формы выделяется на перестраиваемом LC-контуре, подключаемом через катушку связи к выводу 5 (оптимальное напряжение гетеродина на нем — 150..200 мВ). Преимущество такого гетеродина перед традиционной «трехточкой» — всего две коммутируемые цепи. Коэффициент передачи смесителя U1 и напряжение гетеродина G1 зависят от величины входного сигнала, т. е. охвачены системой АРУ. Напряжение промежуточной частоты 465 кГц выделяется на LC-контуре, подключаемом к выводу 4, и после цепей селекции по соседнему каналу приема поступает на вход усилителя ПЧ A1 (выходы 1 и 2).

Усилитель ПЧ содержит четыре дифференциальных резистивных каскада и один резонансный, нагруженный широкополосным LC-контуром, подключаемым к выводам 14 и 15. Первые четыре каскада усиления питаются от генератора тока, управляемого напряжением АРУ; напряжение питания резонансного каскада равно напряжению питания микросхемы. Для управления стабилизатором тока усилителя ПЧ используется постоянная составляющая сигнала ЗЧ на выводе 8. Общая глубина регулировки усиления смесителя и усилителя ПЧ характеризуется следующими цифрами: при увеличении входного сигнала (от уровня 100 мкВ) на 50 дБ напряжение на выходе усилителя ПЧ возрастает всего на 6 дБ.

Выход усилителя ПЧ является одновременно входом первого дифференциального каскада двухтактного детектора U2: на выводы 14 и 15 подается со сдвигом фаз 180° радиочастотный (РЧ) сигнал с широкополосного контура ПЧ. Коэффициент передачи детек-

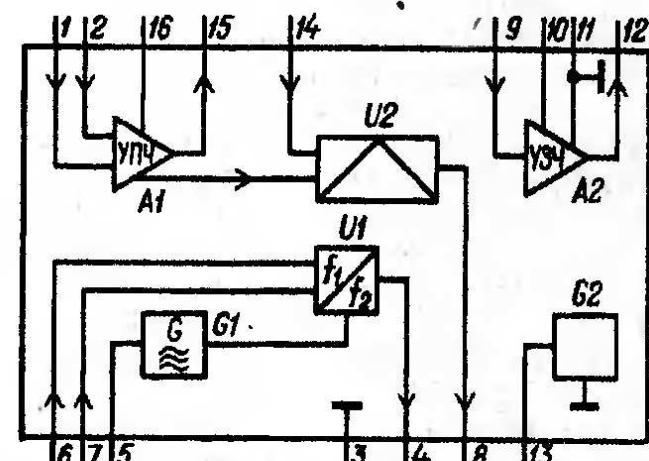


Рис. 1

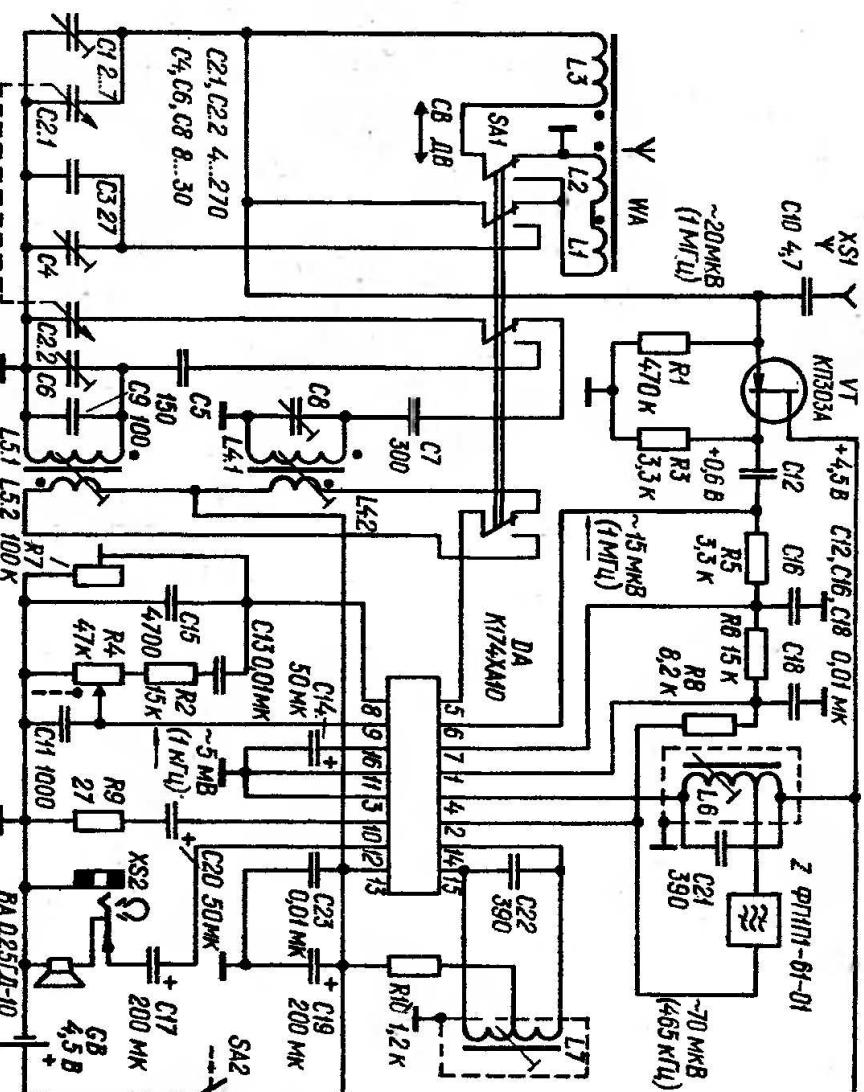


Рис.

тора — 6...8 дБ, напряжение 34 на его выходе (выход 8) при сигнале на входе смесителя 1 мВ (глубина модуляции 30 %) — 70...200 мВ (типовое значение — 120 мВ). Разброс параметров отдельных экземпляров микросхем компенсируют подбором резистора, подключаемого к выводу 8. К этому же выводу подсоединяют конденсатор, фильтрующий РЧ составляющие про-дектированного сигнала. Нагрузка детектора по постоянному току должна быть такой, чтобы выходной ток не превышал 0,4 мА.

Первый каскад усилителя ЗЧ А2 выполнен на транзисторах структуры р-р-р, благодаря чему создается нулевой потенциал на его входе (выход 9). Типовое значение входного сопротивления усилителя 100 кОм. Двухтактный выходной каскад на транзисторах структуры п-р-п работает в режиме В и обеспечивает при напряжении питания 6 В максимальную выходную мощность не менее 0,3 Вт на нагрузке 8 Ом. Коэффициент передачи усилителя ЗЧ — 36...38 дБ, типовое значение коэффициента гармоник — 1,5 %. К выводу 10 подключают оксидный конденсатор для развязки по постоянному напряжению цепи ООС усилителя ЗЧ, на этом же выводе обеспечивается стабилизированное постоянное напряжение 1,2 В.

вистимость от напряжения питания — линейная.

Микросхема работает при напряжении питания от 2,7 до 10 В. Возможное использование источника и более высокого напряжения. Питание в этом случае подают через балластный резистор, ограничивающий потребляемый микросхемой ток до 50 мА (при повышенном напряжении начинает работать внутренний стабилизатор параллельного типа G2, выполненный на одном транзисторе и двух стабилитронах). Ток, потребляемый микросхемой в отсутствие сигнала при напряжении питания 6 В.— не более 16 мА, его за-

вительность радиоприемника (при выключенном способе коммутации на средних частотах диапазонов она равна примерно 2 мМ). По этой же причине катушка диапазона СВ выполнена в виде двух последовательно соединенных секций L_1 и L_2 , что несколько увеличивает действующую высоту магнитной антенны и повышает плавность изменения индуктивности при регулировке.

Для согласования высокодобротной входной цепи с входом смесителя микросхемы служит истоковый повторитель на полевом транзисторе VT. Коэффициент передачи каскада по напряжению составляет 0,75..0,95, выходное сопротивление — 250..750 Ом, ток канала транзистора — 0,2..0,5 мА. Благодаря высокому входному сопротивлению повторителя и полному включению входной цепи радиоприемник имеет хорошую селективность по зеркальному и другим дополнительным каналам приема. Минимально необходимая полоса пропускания входной цепи определяется только конструктивной добротностью магнитной антенны WA и сопротивлением шунтирующего ее резистора R1.

Систока транзистора VT сигнал P_{T_1} через конденсатор C_{12} поступает на вход смесителя микросхемы — вывод балансного проводом через конденсатор C_{16} . Между базами первого дифференциального каскада смесителя включен резистор

каскада усилителя служит контур L7C22. К отводу от середины обмотки катушки подключен резистор R10, задающий режим входного каскада датчика по постоянному току. С выхода датчика (выход 8) сигнал ЗЧ через регулятор громкости — переменный резистор R4 — поступает на вход усилителя ЗЧ (выход 9). РЧ составляющие проектированного напряжения фильтруются конденсатором C15 и фильтром R2R4C11.

Усиленный сигнал ЗЧ через разделительный конденсатор C17 и контакты телефонного гнезда XS2 подводится к динамической головке ВА. Резистор R9 увеличивает глубину ООС, охватываемой усилитель ЗЧ, и тем самым снижает его коэффициент гармоник. Максимальную чувствительность приемника в процессе регулировки устанавливают подстроенным резистором R7 (это приходится делать из-за технологического разброса коэффициента передачи РЧ тракта микросхемы). Поворотом движка переменного резистора R4 в положение, соответствующее максимальной громкости (по схеме — верхнее), на вход приемника по полю подают модулированный сигнал (глубина модуляции 30 %), равный нормируемой максимальной чувствительности (0,2...0,3 мВ/м на частоте 1 МГц при точном сопряжении), и подстроенным резистором R7 добиваются напряжения, указанны для этого случая на схеме. Режим работы микросхемы по постоянному току приведен в таблице.

Выход микросхемы	Напряжение, В (относительно выходов 3 и 11)
4, 5, 13	0,9
6, 7	4,5
.8	0,85
9	0,8
10	0,01
12	1,2
14, 15	2,1
16	4,35
1	—

Все детали приемника, кроме динамической головки, телефонного гнезда и верньерного устройства на основе зубчатой передачи, смонтированы на печатной плате размерами 105×65 мм, помещенной в корпус из ударопрочного полистирола. Внешний вид «Селги-309» показан в начале статьи.

120

Ю. БРОДСКИЙ