



Fig. 6. — Amplificateur B.F. et alimentation. Ne sont représentés ici que les circuits du canal de gauche, ceux du canal de droite étant identiques. Chaque canal fait appel à 7 transistors. La sortie s'effectue sur un amplificateur push-pull, compensé en température par l'étage construit autour d'un AC 151.