

26, rue d'Hauteville, PARIS-10° - TAI. 57-30 PARKING ASSURÉ

C.C.P. Paris 6741-70 . Ouvert toute la semaine de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. 30, sauf le lundi matin



TUBES TELEVISION Matériel neuf - aucun défaut électronique léger défaut de verrerie imperceptible l'image.
Tous les types en 110 ou 114° twin-panel

DESODOREL supprime en boîtier métallique (110 ou 220 volts, à préciser). Valeur : 110,00, Prix LAG 45,00

ILOMETRE de fil sous thermo-plastique	REDRESSEURS
r tous vos câblages, en couronnes de à 100 mètres - couleurs diverses -	6-12 volts, 3 A
tion de 5 à 9/10. Poids net : 6 kg. LAG	6-12 volts, 5 A
(Port et emballage compris)	6-12 volts, 7 A

REDE	ESSEU	RS	AU	SELENIUM en	pont :
6-12	volts,	3	Amp.	Prix	25,00
6-12	volts,	5	Amp.	Prix	32,50
6-12	volts,	7	Amp.	Prix	40.00

REGLETTES FLUORESCENTES



REGLETTES MONO : 1 m 20 .. **19,00** - 0 m 60 .. **16,00** REGLETTES DUO :

1 m 20 .. 34,00 - 0 m 60 .. 28.00 (à préciser en 110 ou 220 volts) Tubes : 1 m 20 : 5.00 - 0 m 60 : 4.75

TRANSFO UNIVERSEL D'ALIMENTATION

Primaire 110 à 240 V. Secondaire HT 2 x 250 V, 2 x 350 V, 75 mA. Chauffage Prix 15,00

FER A SOUDER RAPIDE ENGEL



75.00 1,00 Panne de rechange 5.90

Suite inventaire fin d'année

ROTACTEURS TELE

Equipés pour lampes 1-6AT7 - 1-12AT7

COFFRET BAKELITE

Belle présentation pour montage standard

RECEPTEUR DE TRAFIC

haut-parleur 5.00

équence de 430 kc/s à 1 100 kc/s (275 être à 700 mètres). Pour lampes ECH33, 3-EF39, 1-EBF32, 1-EL32, lec-ire sur grand cadran Wireless gradué en

quences et mêtres. 2 vitesses démulti-ées. Écoute sur HP aimant permanent cm Audax 12PB8 incorporé. Prise ur écoute sur casque. Coffret métalli-

Prix 5,00

AFFAIRES EXCEPTIONNELLES

OSCILLOGRAPHES CIT - CSF - RIBET-DESJARDIN

Vendus à partir de 100 NF

EMETTEUR-RECEPTEUR

BC 603-604

A modulation de fréquence 20 Mc/s à 27,900 Mc/s (10 m 75 à 15 m) piloté par quartz à l'émission avec 10 fréquences préréglées. Portée moyenne : 8 à 30 kms Alimentation par batterie de 12 volts par l'intermédiaire de convertisseurs incorporés Puissance d'antenne 20 à 30 watts.

Emetteur équipé avec lampes : 8 tubes

Récepteur équipé avec lampes : 3 tubes 6AC7, 1-6J5, 1-6H6, 1-6V6, 2-6SL7,

55,00 Prix sans lampes ni acessoires .. 200,00

matériel démarqué RELAIS D'ANTENNE

U.S.A. « ALLIED CONTROL » - IRT 10 ampères - isolement HF sur stéatite.

Grand choix de barrettes canal. 2,00

COMPARATEUR DE SURTENSION

Modèle 500 « AUDIOLA »



Fréquence : 100 KHZ Coefficient de surtension maxima 110.

Imentation secteur 110 V. Px 250,00

VOLTMETRE ELECTRO-NIQUE FERISOL

ur cadrang

80.00

TALKIE WALKIE

à vérifier, provenai gé (contacts à nettoyer, défaut de peinture, etc.), fournis avec un jeu de 5 lampes neuves et garanties - livrés franco de

L'appareil avec lam

DICTAPHONES

TO2P2P - Enregistreur et reproducteur synchronisés fonctionnant 24 h. simultanés par ampli push-pull 9 lampes, fonctionnement avec micro séparé, équipés également pour branchement sur téléphone Complets en ordre de marche, valeur réelle 1.200 NF. Vendu 1.000,00

quartz, coil .. 95,00 GENERATEURS UNIVERSELS



CARTEX - FERISOL LMT-CSF MARCONI, etc... à partir de 150 NF

Fréquencemètre DERVEAUX calibrage de fréquence par quartz : 500 NF

CONVERTISSEURS



276,00 204,00 258,00 226,00 279,00

Demandez vite notre liste complète des "Premiers Sacrifices 1962"

une RÉUSSITE LAG POTENTIOMETRES DE GRANDE

MARQUE - NEUFS, pour Indispensable pour :

Radio,
Télévision, Electrophone,
 Transistors,

et l'électronique en général.



Avec	ın	terr	upi	eL	Ir:	S	:							
_														5
-	0,1	M	g											5
_	0,5	M	g											5
	1 1	Mg												1
_		Mg												5
_														5
_	3 1	Mg												- 1
S.I.														
_	10	000	0	hm	ıs									1
_	15	000	ol	hm	IS									1
_	50	000	ol	hm	is									1
	0,1		Иg											1
_	0,2	5 1	νig											1
-	0,5	1	Иğ											2
_	1	1	Иğ											2
	1,5	1	Иġ											1
_		1	Иg											9
	2,5	1	Иg											1
-	5	1	Иg											1

PORT ET EMBALLAGE COMPRIS UN SEUL COLIS PAR CLIENT



INDISPENSABLE A TOUT DEPANNEUR SERIEUX "

300 CONDENSATEURS absolument nfs et garantis - grande marque pour transistors, télévision, circuits impri-més, émission, réception, et pour toutes les applications électroniques. Modèles: polystyrène, mylar, mica, stéatite, céramique. Bouton. Tolérance de 1 à 10 %. Coefficient de température d'utilisation — 55° + 100° C.

Condensateurs de 1 à 10 pF - 60 condensateurs de 11 pF à 100 pF - 60 condensateurs de 11 pF à 100 pF - 60 condensateurs de 101 à 1000 pF - 60 condensateurs de 1 001 à 10000 pF - 60 condensateurs de 1 001 pF à 0,5 MF.

Soit 300 condensateurs au prix impensable de 30,00 (Franco port et emballage)

50 CONDENSATEURS POLARISATION 50 CONDENSATEURS POLARISATION absolument neufs et garantis, soit: 12 condensateurs 100 MF 12 V 5 - 10 condensateurs 10 MF 4/5 V - 10 condensateurs 10 MF 4/5 V - 10 condensateurs 20 MF 10/12 V - 2 condensateurs 25 MF 25 V - 4 condensateurs 1500 MF 25 V V

Prix franco port et emballage. 10,00

100 CONDENSATEURS ELECTROCHIMIQUES

absolument grandes marques, grandes marques, absolument neufs et garantis au choix dans les valeurs ci-dessous, mais par 10 obligatoirement. Capacités : 8, 16, 25, 50, 100, 2 x 50 MF. Valeur : 200,00. 50.00



(Made in Germany)

PISTOLET ELECTRIQUE

Appareil professionnel, 8 kg de pression pour pulvérisation et peinpulverisation et pen-ture, tous usages : liquide, fluide, fonc-tionne sur 110 ou 220 V (à préciser). Prix 149,00



5,80

NOTRE LOT D'OUTILLAGE ACIER TREMPE

ince coupante de biais isolée 10 000 V, long 145 mm

Pince plate câblage, long, 140 mm

Pince demi-ronde coupante, lo	na 3 ,0)
200 mm	5.85
Pince demi-ronde coupante, lo 160 mm	ng. 4 ,60
Pince universelle isolem 10 000 V; protège-doigt	ent
buste	7.50
phone, long. 160 mm	4,40
Prix spécial pour un jeu comp	let 29,00
ENSEMBLE DE TOURNEVIS ACI	ER TREMPE
Tournevis testeur néon, sty long. 100 mm	/lo, 3,60
Tournevis multiple 7 utilisatio	
3 tailles de tournevis, 1 tou	ur-
nevis Parker, 1 alésoir, 1 po çon, 1 vrille	7 ,00
Tournevis vilebrequin, visse	et
dévisse par simple pressi	on,
2 lames, 3 mèches, etc Tournevis combiné avec marte	32,00
2 lames, 1 poinçon, 1 cru	ci-
forme	
Tournevis double usage, 2 cru formes	2,35
Prix spéc. pour envoi des 5 pièc	es. 50,00
JEU DE 7 TOURNEVIS CHRO	ME VANA-
DIUM LAMES LARGES, échelon	nés de 60 à
JEU DE 7 TOURNEVIS CHRO	
JEG DE / TOURNEVIS CHRO	ME VANA-

DIUM LAMES ETROITES, échelonnés de 60 à 200 mm. Prix du jeu indivis. 12,00 JEU DE TOURNEVIS CRUCIFORMES, CHROME VANADIUM, 5 modèles échelon-nés de 40 à 160 mm. Prix du jeu indi-visible 12,50 TOURNEVIS ISOLEMENT 5 000 V. La carte complète de 12 en acier trempé . 6,50 NIVEAU horizontal, vertical, 45°, incassable, livré en pochette plastique . 9,90 COUTEAU COUPE-TOUT amiante, caout-chouc, plastique, carton, feutre, lino, ny-



N.B. — TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT, POUR CE MATERIEL, FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE.

JEU DE 7 CLES A PIPES, de 4 à 10 mm au vanadium 10,00 JEU DE 6 CLES PLATES, de 5 à 17 mm, au vanadium 10,00 au vanadium JEU DE 9 CLES A TUBES, à serrage et desserrage à cliquet avec 3 rallonges pour serrage dans les endroits d'accès difficile, pour écrous de 6 à 14 mm échelonnés de 1 mm. Acier chromé garanti « VANOX », en boîtier transparent 135 x 90 x 25 mm. Prix

SCIE METALLIQUE DE POCHE long, totale fermée en étui plastique, 190 mm, ouverte 310 mm. Poids avec étui : 120 gr. Manche coulissant per-mettant de scier dans toutes les posi-tions, même pour découpage japonais. 12 lampes de rechange 6 LIMES avec manche dans un étui plas-tique : plate - demi-ronde - ronde - cartique : plate - demi-ronde - ronde - car-rée - triangulaire et pointue. Prix. 8,00

Chez vous et sans difficulté!"

Matériel professionnel robuste à la portée de TOUS (Made in U.S.A.)

ENSEMBLE
DE 45 PIECES

Multiples
applications:

Perceuse universelle.

Scie à chainfreiner, à découper de biais.
Perceuse sur colonne.
Multuples, ébarbeuse, etc...

Perceuse sur colonne.
Multuples
applications:

Perceuse universelle.

Documentation sur dance de la colonne.

Publicus, ébarbeuse, etc...

Documentation sur dance de la colonne. ENSEMBLE
DE 45 PIECES

Multiples
applications:
crecuse universelle.
cie de table.
ie à chanfreiner, à
écouper de biais,
crecuse sur colonne.
leiledueuse, ébarbeuse,
etc...

x: 359,00

Documentation sur demande
utilisation sur 110 V, auto transfo

AAGNETOPHONES

TOUTES LES AABES Pour utilisation sur 110 V. auto transfo

TOUTES LES LAMPES
TRANSISTORS DISPONIBLES
DES PRIX SENSATIONNELS

MAGNETOPHONES PHILIPS ET RADIOLA



EL 3514



mêmes caractéristiques que ci-dessus, du-rée maximum d'enregistrement et de lec-ture 6 heures - bobines 12,5 ou 15 cm de diamètre, bande extra-mince - allures accé-lerées avant et arrière, sélecteur de pistes cuntole visuel de modulation par ai-guille, Prix. 520,00

L'OUTILLAGE BEAGRIP (Made in Hollande)

est livré en un bloc de mousse de plasti-que FORMAGRIP breveté où chaque outil est étroitement maintenu et à tout moment accessible



Bloc nº 2. — Même modèle de 4 à 14 mm un manche à cliquet, un manche coudé et une rallonge de 60 mm. Multiples utilisations sous n'importe quel angle.

BANDES MAGNETIQUES

« Magnetic recording SARKES » made in USA - Haut niveau inférieur à 2 1/2 % au niveau maximum - Haute uniformité - ne dépasse pas la tolérance de ± 1/4

de dB.
Standard 180 m 50 microns
360 m 50 microns
Extra play 270 m 37 microns ...
540 m 37 microns ... 15,00 26,00 22,70

WESTINGHOUSE « UN VRAI CHARGEUR »

Oxymétal Westalite



MINIWEST II, entrée 110/220 V, 6/12 V, 4 Å, voyant de charge lumineux. Dimensions 22,5 x 27 x 13,5 cm, poids 4 kg. Prix. 92,60 WESTRIC IV, entrée 110/220 V, 6/12 V, 5 Å, permet avec son contrôleur de charge de surveiller efficacement l'état des batteries. Dimensions 22,5 x 27 x 13,5 cm, poids 4 kg. Prix. 123,20

PORTAPHONE PHILIPS A TRANSISTORS



(piles

LAG - AGENT BENDIX Réfrigérateurs

Machines à laver



Expéditions : Mandat à la commande ou contre remboursement. Exportation : 50 pour cent à la commande. Métro : Bonne-Nouvelle, près des gares du Nord, de l'Est et de Saint-Lazare

26, rue d'Hauteville, PARIS-10° - TAI. 57-30 PARKING ASSURÉ

C.C.P. Paris 6741-70 . Ouvert toute la semaine de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. 30, sauf le lundi matin

SUPER CONTROLEUR UNIVERSEL

BREVETE TOUS PAYS

E. 680 c

IMPORTE D'ITALIE

seul

contrôleur

avant

champ d'applications

aussi

Remplace à lui seul plusieurs appareils de mesure lourds et encombrants



appareil de grande diffusion

par sa très haute qualité par son prix très étudié franco NET 180,00 T.T.C.

- Présentation d'une élégance toute fonctionnelle.
- Lisibilité totale du cadran et clarté de lecture.
- Echelles disposées de la manière la plus rationnelle.
- Robustesse obtenue par des matériaux parfaitement choisis. Protection contre d'éventuelles surcharges.
- Sécurité d'emploi par la seule utilisation de branchements par fiches.
- Cadre anti-chocs par suspension élastique.

Réparabilité très grande, accessibilité facile.

Notice d'utilisation très complète

LES PLUS HAUTES PERFORMANCES DU SUPER CONTROLEUR I.C.E. 680 c RETIENNENT A COUP SUR L'INTERET DES TECHNICIENS LES PLUS COMPÉTENTS :

- Résistance : 20 000 Ω par volt (en continu) 4 000 Ω par volt (en alternatif)
- Pile 3 volts incorporée.
- 13 domaines de mesures. 49 possibilités de mesures.
 - 5 échelles de graduation seulement.

- MESURES -

- 1. Tensions continues: 100 mV, 2 V, 10 V, 50 V, 20 V, 500 V, 500 V et i 1000 Volts.
 2. Triés haute tression continue: 25 000 (avec sonde 3. Tensions alternatives: 2 V, 10 V, 50 V, 250 V, 100 V, et 2500 Volts.
 3. Tensions alternatives: 2 V, 10 V, 50 V, 250 V, 100 V, et 2500 Volts.
 4. Introsifés continues: 50 µA, 500 µA, 5 mA, 50 m 8. Très basses résistances : gemme soéciale, 5 Ω au milieu de l'échelle, le 1/10 d'ohm lisible. 9. Résistances en C.A. : 100 KΩ à 100 MΩ. 10. Capacités : de 0 à 50 000 pf (100 pf lisible) 0 à 500 000 pf (å l'aide du secteur) et de 0 à 15 MF, 0 à 150 MF.
 - - 11. Fréquences : 0 à 50 Hz, 0 à 500 Hz, 0 à 5 000 Hz
 - 11. Prequences : 0 a 30 Pag. 0 a 300 Pag. 0 a 300 Pag. 12. Tensions de sortie (Out-Meter) : 2 V, 10 V, 50 V, 250 V, 1000 V, 2500 V. 13. Décibels : 5 échelles allant de 10 dB à + 62 dB.
 - Evaluation des réactances en parallèle sur les résistances : 0 à 10 M Ω . Par un seul bouton on obtient le choix de la

TOUS...

INGENIEURS, TECHNICIENS, REPARATEURS. INSTALLATEURS, ELECTRICIENS AURONT

I. C. E. 680 c

Dimensions: hors de son écrin : 126 x 55 x 28 mm. Par.ds : 300 g - En écrin avec lequel il forme un ensemble de 135 x 115 x 37 mm. Podos : 420 g - 180,000 sonde pour THT : LCE. Ne 18, long 28. Pods 90 g RANCO NET (TTC) . 42.90 Transformateur I.C.E. 616, en étul cuir, 75 x 70 x 35 mm. 57.30 cm 28 prode 240 g FRANCO NET (TTC) . 57.30 x 35 mm.

TABLE TOURNE-DISQUES **PROFESSIONNELLE** 4 VITESSES REGLABLES

 $_{\rm DU}$ mA, $_{\rm SU}$ mC, $_{\rm SU}$ mC,



MOOLLET

(Importée d'Angleterre)

PERFORMANCES ELEVEES GRANDE SOBRIETE DE CONSTRUCTION sa qualité réside dans des détails invisibles

Absence totale de vibrations et d'induction. Interrupteur antiparasité.

Niveau de bruit reporté à la pointe de lecture, imperceptible même pour des phonocapteurs stéréophoniques.

vitesse nominale: 16, 33, 45 ou 78 tours et la variation de vitesse continue Bouton de coupure de secteur assurant dé-

brayage et freinage.

Moteur puissant, parfaitement équilibré, suspension très souple.

Grande simplicité de mécanisme, accès facile. Le moteur est relégué sur le côté gauche de la platine et laisse le maximum d'espace libre pour disposer d'autres organes tels que préamplificateur.

Lourd plateau moulé, non ferreux, rectifié, parfaitement plan, sans aucun voile.

Tous les paliers sont auto-graisseurs. Surface de platine entièrement libre autorisant l'implantation de n'importe quel bras de pick-up.

Complètement tropicalisé. Montage facile avec gabarit et découpe très simple.

Emaillage au four de haute qualité vieil or métallique martelé. Panneaux noirs d'un très beau poli, gravés à

Dimensions : plaque de montage 41 x 36 cm. Point le plus haut au-dessus de la platine : 82,5 mm.

Point le plus bas du moteur sous la platine : 95 mm. Dessus du plateau par rapport à la platine ; 25 mm. SECTEURS: 200/250 et 100/125 volts à 50 Hz.

NET 420.00 TTC

PLATINE CHANGEUR AUTOMATIQUE



10 DISQUES toutes dimensions. Système de rejet automatique et de contrôle manuel. Bras équipé d'une cartouche double stéréo et monaural, 4 vitesses (78, 45, 33 et 15). Secteur 110/220 volts. 50 périodes. (Dimensions : 305 x 340 x 165 mm). PRIX sensationnel NET ... 169,00 T.T.C.

Ce matériel de toute première qualité est rigoureusement garanti

CONTINENTAL ELECTRONICS **CHATELET - RADIO**

Importateur direct SUITE PAGE CI-CONTRE

CHATELET-RADIO

UNE GAMME COMPLÈTE D'APPAREILS DE MESURES A DES PRIX RÉALISTES

Matériel disponible sur stock. Garantie et service après vente assurés par nos soins

GÉNÉRATEUR B. F.



TYPE L.A.G. 55 (importé du Japon)

TYPE L.A.G. 55 (importé du Jopon)
Appareil très complet indispensable à tous contrôles BF.
Fréquence 20 cps à 200 000 cps en quatre gammes.
Grand cadran à lecture directe calibrée à ± 2 cps.
3 formes de signal : carré, sinusoïdal, complex. Impédance de sortie 10 K ohms. Stabilité en fréquence : 1 % pour 5 % de variation secteur. Distorsion inférieure à 1 % à 20 kcs. High pass filter indépendant coupant les fréquences inférieures à 4 000 cps. Niveau de sortie BF réglable par atténuateur à décade, 5 positions t potentiomètre calibré. Alimentation 110/115 V 50/60 cps. Poids 5 kg. Dimensions : 170x320x215 mm.

NF 575,00 PRIX NET

ET VOICE

(Importé du Japon)

POUR TOUT DEPANNER SANS PERTE DE TEMPS :

Transistors. Téléviseurs Postes auto Récepteurs AM/FM, Amplis BF, etc., etc.



CARACTERISTIQUES

Tension Alimentation: Consommation: 35 µA en

utilisation.
Fréquences couvertes :
Radio,

toutes gammes Radio FM, Télé. Dimensions: 16 x 180 mm. Poids: 50 grammes.

PRIX NET

Petite merveille de

Petite merveille de technique moderne, le «SONTTRACER», pas plus encombant qu'un stylo, sera pour vous le plus précieux des collaborateux. Le « SONYTRACER » comporte un oscillateur multivibrateur émettant des harmoniques venant couvrie plages de fréquences les plus éfendes. plages de plus étendues

Il permet de contrôler fonctionnement de tous in permer de controler le fonctionnement de tous les récepteurs aussi bien en BF qu'en HF. Le signal est appliqué sur le transistor (base, émetteur) ou sur la grille du tube lorsqu'il s'agit de postes à lampes. En procédant par élimination, il est par suite facile de localiser le point défectueux.

Tout technicien moderne doit posséder dès aujourd'hui son « SONYTRACER »

distribué en France par

CHATELET - RADIO

CONTROLEUR UNIVERSEL

(Importation d'Angleterre)

Courant continu - 30 - 120 - 1200 V (10 000 Q/V) Couran; alterna-tif: 0 - 6 - 30 -120 - 600 - 1 200 V (10 000 Ω/V). Intensité : 0 120 μA, 0 - 12 300 mA. Résistance : 0 - 20 K, 0 - 2 Még. Capacité : 500 pF à 0,15 µF (6 V. alternatif). Décibels : -- 20 à + 63 dB. Dimensions : 82 x Poids : 260 g en-Pile incorporée :



continu ± altern. ± Résist. ± PRIX NET

108,00

MESUREUR DE CHAMPS TYPE FL 201

(Importé du Japon)

3



Gamme couverte : de 1 Mc à 250 Mégacycles. Lecture du champ par : Microampèremètre 200 μ A à déviation totale.

Longueur de l'antenne : 270 mm Dimensions de l'app Poids : 200 grammes

64,00 PRIX NET

MESUREUR DE CHAMPS

TYPE FL 202

(Importé du Japon)



Gammes couvertes en 4 gammes :

cr de 18 à 50 Mc/s.

Lecture du champ par microampèremètre déviation totale
Longueur d'antenne: 270 mm.
Dimensions de l'appareil: 80 x 55 x 40 mm.
Poids: 200 grammes.

79,00 TL PRIX NET

GÉNÉRATEUR WOBULÉ-MARQUEUR



TYPE L.S.G. 531 (Importé du Japon)

Indispensable aux constructeurs et aux réparateurs, notamment pour la mise au point en Télévision et en Modulation de fréquence. Cet appareil comporte :

Cénérateur wobulé : 3 MHz à 270 MHz en

- Générateur wobulé : 3 MHz à 270 MHz en 2 gammes, 2 gammes, Wobulation par capacité vibrante, fréquence d'excursion 0 à 20 MHz. Linéarité meilleure que 5 % Marqueur : 3 MHz à 225 MHz en 2 gammes, précision 1 %. Oscillateur à quartz enfichable de 5,5 MHz (norme C.C.I.R.). Entrée pour marqueur extérieur. Sortie synchronisation. Atténuateur à décade 3 positions. Atténuateur progressif

Atténuateur à décade 3 positions.
 Atténuateur progressire.
 Tension de sortie supérieure à 100 000 µV sur 75 Q.
 Simple ou double trace.
 Alimentation 115 V (50 Hz), consommation 30 W.
 Dimensions: 134 x23 x15 cm. Poids: 7 kg. En coffret métallique, complet, emballé avec cordon et sortie HF coaxial 75 ohms.

NF **785,00** PRIX NET

"SERVICEMEN" GÉNÉRATEUR



TYPE L.S.G. 11 (Importé du Japon)

120 kc/s à 390 Mc/s en 6 gammes, grand cadran démul-120 kc/s à 390 Mc/s en 6 gammes, grand cadran démul-19 tiplié, à lecture directe. Etalonnage 1 % jusqu'à 2 30 Mc/s, 3 % de 30 Mc/s à 390 Mc/s. Modulation 2 400 cps et 1000 cps ou extérieure. Sortie BF séparée, 8 niveau réglable par atténuateur. Sortie HF coaxiale. 2 niveaux de sortie HF avec atténuateur sur chaque position. Possibilité d'utilisation du générateur sans indification en oscillateur à quartz dans la gamme de 2 1 Mc/s à 15 Mc/s, par simple insertion du quartz dans son support. Etalonnage spécial 455 kc/s - 4,5 Mc/s et 10,7 Mc/s. Alimentation 110/115 V - 50/60 cps. Poids 2,900 kg. Dimensions : 27,5×19×11,5 cm. Présentation coffret métallique robuste, couleur gris craquelé. Livré complet emballé avec cordon et sortie HF coaxial 75 ohms.

PRIX NET

Ce matériel de toute première qualité

est rigourcusement garanti CONTINENTAL ELECTRONICS

CHATELET - RADIO Importateur direct (SUITE AU VERSO)

ENDEZ-NOUS VISITE ou

et bénéficiez de ces prix sans concurrence!

FRANCE, CHATELET-RADIO MUGNETOPHONE IMPORTE D'UNGIETEDDE NF + TIPAHR



3 moteurs, 3 vitesses (19 - 9.5 - 4.75). Admet les bobines de 178 mm. de diamètre. Pleurage inférieur à 0.2 % en 19 cm/s. Double piste. 60 à 14 000 Hz à ± 3 dB en 19 cm/s. Puissance de sortie 2,5 watts. Indicateur visuel. Compte-tours avec remise à zéro. 2 entrées (micro et radio) mélangeables. Prises pour amplificateur extérieur et hautparleur extérieur. Contrôle de volume en monitorina par hautparleur. Levier de pause. Bouton de surimpression. Commandes par clavier. Présentation luxe dans une élégante valise 2 tons (ivoire et cerise). Dimensions: 40 x 28 x 19 cm. Poids: 11 kg.



MUTERIEL PROFESSIONNEL D'IMPORTATION

de FREIBURG (REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE)

LE PLUS GRAND CHOIX DE CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUES



Procédés et installations de fabrication modernes assurent la meilleure qualité et les dimensions les plus réduites.

Cénéralement, la capacité des condensateurs électrolytiques WZ est entre la valeur nominale et ± 30 %. A la température de — 20 °C, la diminurion de capacité est soulement d'environ 10 %.

Courte durée, même au-dessus d'une minute, l'application du maximum de tension n'est d'aucun danger pour le condensateur, Le courant de fuit reste au-dessus de 10 %, de la valeur admissible, selon

-Tous nos condensateurs sont de type et de qualité professionnels.

DIN 41 332, à — 20° C, sa valeur est encore située entre les valeurs DIN pour + 20° C.

Etanchéité absolue de tous ces condensateurs est assurée. Des essais par secousses, avec application de tension, contrôlent la súreté de contact. Pour les types H et B, la connexion entre les fils de raccordement et les fiches rivées de ces tubes est de toute sûreté.

Les condensateurs électrolytiques WZ atteignent la plus haute possibilité de tenue en magasin. La plus large garantie peut ainsi être assurée.





TYPE H

Du simple au double.

Les condensateurs de présentation H et B sont isolés au polystyrène

Valeurs et tensions très variées. Dimensions très réduites. 6/8 volts à 350/385 volts.

Exemple de prix : 10 mF 30/35 V 1,05 4 mF 350/385 V

TYPE M

Présentation tube alu. Carime de valeurs extrêmement vaste Condensateur tripple valeur 50 + 50 + 50 - 350/385. Camme de tension - 165/175 volts à 450/550 volts. Valeur de 8 mF à 100 + 100,

Exemple de prix : 50 mF 165/175 V 3,15. 2 × 50 mF 350/385 V 5,50 40 + 40 + 40, 450/550 V 9.55



TUBES D'IMPORTATION TOUT PREMIER



TYPE Z

Condensateurs professionnels étanches. Tension service 12/15 V à 100/110 V Valeur 250 mF à 10 000 mF. Fixation par écrou central, Exemples de prix :

4	000	mF	12/15	V				7,4
	500	mF	30/35	V				3,6
1	000	mF	100/110	٧				9,4

Demandez la

DOCUMENTATION COMPLETE SUR NOS 250 TYPES DE CONDENSATEURS

Ce matériel de toute première qualité est rigoureusement garanti

CONTINENTAL ELECTRONICS CHATELET - RADIO

Importateur direct (SUITE PAGE CI-CONTRE)

LA GAMME DES MAGNÉTOPHONES



UDIOKITS" U VITESSES

Amplificateurs standardisés, montés en circuits imprimés. Tout prêts et mis au point. Montage facile et rapide. Fonctionnement assuré grâce notices explicatives, précises et détaillées

(Nouvelle édition contre 3 timbres)

NOUVEAU MAGNÉTOPHONE VITESSES MONDIIRAL

KIT 1 PLATINE

4 vitesses : 38, 19, 9,5, 4,75 - Moteurs rigoureusement blindés - Alimentation 220 V - Pleurage inférieur à 0,5 %, Encombrement : 318 × 270 × 102 mm. Poids : 6,3 kg. NET ... 3 Tête adaptable pour Monitoring. NET ... 1 Auto-Transfo 220 V. NET

325,00 45,00 15,00

PRIX SPECIAL POUR L'ENSEMBLE INDIVISIBLE. NET

VALISE

PRIX SPECIAL DE L'ENSEMBLE INDIVISIBLE

DE CES KITS (1, 2, 3 et 4)

Sur commande, appareil NET 720 NF

578,00

370.00

\mathcal{L} **\PLIFICATEUR**



transfo d'alimen-

tation.
1 jeu de tubes :
EZ80, ECL82, ECC83,

Valise gainée viny-lite deux tons

Haut-parleur spécial 725 PB. Petit matériel.

EM84.

lite de (lavable).

Circuit imprimé, câblé, réglé. (préampli, ampli, oscillateur) - Ensemble de notentiomètres, ontacteurs (sans lampes). NET

ALIMENTATION

99.00

36.00

90.00

De cet ensemble aucum élément ne peut être vendu isolément.

STEREO-KIT-STUDIO

Caractéristiques générales

4 VITESSES: 38-19-9,5-4,75

COMMANDES PAR CLAVIER

ADMET LES BOBINES DE 178 mm PERMET LE VRAI RE-RECORDING

INDEPENDANCE TOTALE DES 2 VOIES

2 HAUT-PARLEURS

COMPTEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES IMPEDANCE TETE ENR./LEC. : 30 kΩ à

10 kHz. FREQUENCE DE REPONSE : 10 kHz à 19 cm/s à $\pm 3 \text{ dB}$.

IMPEDANCE TETE EFFACEM.: 200/300 Ω.

45 à 60 kHz. TENSION EFFACEMENT: 25 volts/100 mA

SENSATIONNEL STEREO STUDIO 4 VITESSES

STEREO-KIT I PLATINE

4 vitesses : 38, 19, 9,5, 4,75 - Moteurs rigoureusement blindés - Alimentation 110/220 V. Pleurage inférieur à 0,5 % - Encombrement : 318 × 270 × 102 mm, Polds 6,300 kg, NET ... 3° Tête adaptable pour Monitoring, NET

470.00 TOTAL

STEREO-KIT 2 AMPLIFICATEUR



2 amplis spé-ciaux - Circuit imprimé câblé, imprimé câblé, réglé (préampli-amplis, oscilla-teur) - Ensem-ble de potentio-mètres. mètres, contac-teurs, transfo de teurs, transfo de modulation (sans lampes). NET

205.00

STEREO-KIT 3 ALIMENTATION

transfo d'alimentation spécialement conçu et tubes se-lectionnés : 2 × EZ80, 2 × ECL82, 2 × ECC83, 2 × EM84. NET

76,00

STEREO-KIT

Valise gainée vinylite 2 tons (nouveau modèle) - 2 Haut-Parleurs 7 × 25 et petit matériel. NET

109,00

DES 4 STEREO-KITS

860.00

PRIX SPECIAL DE L'ENSEMBLE INDIVISIBLE

DE CES STEREO-KITS (1, 2, 3 et 4)

Sur commande appareil NET 995 NF

CREDIT SUR DEMANDE

1, BOULEVARD DE SEBASTOPOL - PARIS (1**) - C.C.P. PARIS 7437-42 - Métro Châtelet - Tél. : GUTenberg 03-07 ATTENTION : Nos prix s'entendent frais de port et emballage en plus Expédition rapide contre mandat C.C.P. ou contre remboursement. (Pas de contre remboursement pour Outre-Mer et Militaires) ATTENTION : Etant donné les frais de manutention, nous ne pouvons expédier que les commandés supérieures à 20 NF.

CREDIT SUR DEMANDE

1ère Leçon Gratuite

Sans quitter vos occupations actuelles et en v consacrant 1 ou 2 heures par jour, apprenez

LA RADIO ET LA TÉLÉVISION

qui vous conduiront rapidement à une brillante situation

- Vous apprendrez Montage, Construction et Dépannage de tous les postes.
- Vous recevrez un matériel ultra-moderne : Transistors. circuits imprimés et appareils de mesures les plus perfectionnés aui resteront votre propriété.

Sans aucun engagement, sans rien payer d'avance, demandez LA I'' LECON GRATUITE

Si vous êtes satisfait, vous ferez plus tard des versements minimes de 12,50 NF à la cadence que vous choisirez vous-même

A tout moment, vous pourrez arrêter vos études sans aucune formalité.



Notre enseignement est à la portée de tous et notre méthode VOUS EMERVEILLERA

ECOLE PRATIQUE **D'ELECTRONIQUE**

Radio-Télévision 11. RUE DU 4-SEPTEMBRE, PARIS (2°) - METRO : BOURSE

Une affaire exceptionnelle. Quantité strictement limitée RÉCEPTEUR "COMPACT

de très grande marque

à hautes performances LA DERNIERE NOUVEAUTE 1961



Récepteur PO et GO de conception receptor Per Co de Conception entièrement nouvelle, comprenant 7 transistors + 1 diode. Clavier 2 touches (PO et CO). 2 piles de 4,5 volts. Cadre Ferrite. Prise antenne auto commutée. Prise pour HP supplémentaire ou écouteur. Puissance de sortie : 1 watt. Poste mixte idéal fonctionnant parfaitement en voiture. Dimensions tituant un juste milieu en pockett et le standard (16 pockett et le standard (160x110x 50). Ebénisterie moderne incassable avec poignée escamotable. (Valeur 250 NF). Prix ... 115,00 Supply nour house spéciale 11.00

LE GRIMM

6 transistors + 1 diode + 1 thermistance 2 gammes PO et CO - Haute musicalité par HP spécial, sortie push-pull - Alimentation par 2 piles standard 4,5 V. - Circuits imprimés -Cadre Ferrite surmoulé incassable, Dimensions : 200 × 120 × 62 mm. - Luxueux coffret gainé facon sellier.



BI-123

Notre dernière nouveauté : (décrit dans « Radio-Plans » janv. 1962)



Prix forfaitaire pour l'en-semble en pièces détachées. 75,00 L'appareil monté, en ordre 100,00

Un appareil indispensable à toute ins-tallation BF haute fidélité. De construc-tion très facile il convient parfaitement à tous les amplificateurs Hi-Fi, en parti-culier à nos modèles Hi-Fi 3 et Hi-Fi 12. NORD-R

(POUR CHACUN : DEVIS DETAILLE et SCHEMAS CONTRE 2 TIMBRES) Baisse sur nos montages à transistors

LE TRANSISTOR 2

Ensemble complet, en pièces détachées, avec coffret 55,00

LE TRANSISTOR 3

Ensemble complet, en pièces détachées, avec coffret 75,00 TRANSISTOR 3 REFLEX

Ensemble complet, en pièces 105.00 teur complet, en ordre 125,00 de marche

LE TRANSISTOR REFLEX 460

Ensemble complet, en pièces détachées, avec coffret 113,00 détachées, avec cottret Le récepteur complet, en ordre 133,00

LE MINUS 6 MINIATURE

L'ensemble complet, en pièces 125.00 détachées, avec corrrer Le récepteur complet, en ordre 155,00

LE CHAMPION

RECEPTEUR A 6 TRANSISTORS L'ensemble complet, en pièces 142,50 détachées, avec coffret 142,50 Le récepteur complet, en ordre 180,00 de marche

LE WEEK-END L'ensemble complet, en pièces 142,50 détachées, avec coffret 142,50 Le récepteur complet, en ordre 180.00

L'EVOLUTION 600

(Décrit dans « H.-P. » 15 avril 1961) 6 transistors - 3 gammes (PO-CO-OC) -Commutation Antenne-Cadre

Ensemble complet, en pièces 158,00 détachées avec coffret 158,00 Le récepteur complet, en ordre 199.00

LE TRANSISTOR 7

Ensemble complet, en pièces 190,00 détachées avec coffret ... 190,00 Le récepteur complet, en ordre 230,00 de marche de marche:

LE TRANSISTOR 8

Ensemble complet, en pièces 195,00 Le récepteur complet, en ordre 237,00

LE MAJOR

(Décrit dans « Radio-Plans », mai 1961) Récepteur à 6 lampes, 4 gammes



Ensemble complet, en pièces 225,00 détachées avec coffret 225,00 Le récepteur complet, en ordre 275,00 de marche

LE BAMBINO

Ensemble complet, en pièces détachées, avec coffret 115,00 Le récepteur complet, en ordre 135,00 de marche

LE KID Ensemble complet, en pièces détachées avec coffret 75.00

LE CADET

Ensemble complet, en pièces 155.00 détachées, avec corrrer Le récepteur complet, en ordre 175,00

LE CADET EN COMBINE RADIO-PHONO

L'ensemble complet, en pièces détachées, avec coffret et platine RADIOHM 4 vitesses. 283,50 Le Radio-Phono complet, en 313,50

SUPPRIMEZ VOS PILES et remplacez-les par notre alimentation 9 V pour poste à transistors (secteur 110 et 220 V):

En pièces détachées En ordre de marche - HOUSSES -

Spéciales en matier plastique pour nos postes à transistors
Minus 9,50. Transistor 6.. 13,50
Transistor 7 et 8 14,50

LE STENTOR 700

(Décrit dans « Radio-Plans », juillet 61) Récepteur à 7 transistors, dont 1 drift + 2 diodes, 3 gammes (PO-CO et OC). Sortie push-pull. 1 watt. Cadre ferrox-cube 20 cm surmoulé incassable. An-tenne voiture commutée PO et CO. An-tenne télescopique pour OC. Coffret luxe 7 tone

Ensemble complet, en pièces 215,00 Le récepteur complet, en ordre 265,00 de marche **CONTROLEURS**

BAISSE IMPORTANTE TDANCICTORS

JOK FED	IKANJIJIUKI
OC26 15,9.	3 OC75 4,0
OC44 5.0	OC79 4,70
C45 4,70	AF_115
OC70 2,9	1 (00 170) 7,2
DC71 3,60	
OC72 4,70	
DC74 5,00	
JC/4 5,01	O OA85 1,8
eu de o transisto	ors + 1 diode 29,00 ors + 1 diode 32,50
jeu de / transisto	rs + 1_diode 32,50

REGULATEUR AUTOMATIQUE DE TENSIONS DYNATRA 403, 403 bis, 403 ter et 404 S DERIMATIC 62 Prix professionnels : Nous consulter.

Le cadeau idéal pour les jeunes ÉLECTROPHONE «BABY»

UNIVERSELS LE MONOC de Chauvin-Arnoux, Contrôleur de poche 20 000 170,00

METRIX 460. 10 000 ohms par 130.00 METRIX 462. 20 000 ohms par 170.00

CONTROLEUR

CENTRAD VOC 16 sensibilités : Volts

16 sensibilités : Volts continus et alternatifs. Millis, résistances et condensateurs. Complet avec cordons et mode d'emploi. Prix 46,40 (Préciser à la commande : 110 ou 220 V)



NORD-RA (Suite page ci-contre)

LE SUPER-MAGISTER

(Décrit dans « Radio-Plans » de novembre 1961)

de novembre 1961). dectrophone équipé d'une platine PATHE ARCONI 4 vitesses avec changeur pour s 45 tours, d'un ampli 3 lampes et d'un intrôle séparé des graves et des aiguës.



Ensemble complet 265.00 ces détachées L'appareil complet, 285.00 en ordre de marche

même modèle mais avec 3 HP dont Le même modèle mais avec 2 tweeters dynamiques : en pièces détachées 295,00 en ordre de marche 315,00

AMPLI HI-FI 3

(Décrit dans « Radio-Plans », déc. 1961) Ampli 3 lampes équipé d'un transfo de sortie haute fidélité MILLERIOUX et qui assure un rendement qui vous surprendra.



Ensemble complet, en pièces détachées L'appareil complet, en ordre ae marche

145.00 185.00

LE TRANSINTER

(Décrit dans « Radio-Plans », sept. 1961)



Interphone à 3 transistors permettant la jonction d'un poste principal avec 1, 2 ou 3 postes secondaires. Pour le poste principal : Pour le poste principal : Prix de l'ensemble complet en 75.00 25,00

AMPLI TELEPHONIQUE **A TRANSISTORS**



Cet appareil permet de téléphoner touten gardant l'entière liberté de ses mouments. Fonctionne avec 2 piles torche
de 3 volts. Comprend 1 ampli à 4 transistors, 1 HP haute fidélité inversé
Audax. Circuits imprimés. L'aison acoustique anti-larsen. Potentiomètre de réglage du volume. Mise en marche automatique et instantanée. Aucune prise
de courant. Se déplace et fonctionne sur
cous les réseaux féléphoniques sans aucune installation ni transformation.
Complet.

(Valeur 300,00) 79,50

TOUTE UNE GAMME d'AMPLIS, d'ELECTROPHONES.

LE CAPITAN

(Décrit dans « Radio-Plans ». oct. 1961)



Electrophone équipé d'une platine Ra-d'ohm, 4 vitesses. H.P. 17 cm. Dimen-s'ons : 310 x 240 x 130 mm.

Prix de l'ensemble com-plet en pièces détachées . . Prix de l'électrophone en 128,50 149.50 ordre de marche

LE MAGISTER MC 2003

Electrophone comportant les mêmes carac-téristiques que le « SUPER MACISTER » mais équipé avec le fameux changeur automatique RADIOHM.

Ensemble complet, en piè-240,00 ces détachées es détachées 'appareil complet, en ordre **260**,00 de marche

Le même modèle mais avec 3 HP dont 2 tweeters dynamiques : en pièces détachées 270,00 290,00 en ordre de marche

LE SELECTION

(Décrit dans le « H.-P. » du 15 janv. 1959)



ces détachées L'appareil complet, en ordre de marche 219.50

LE TRANSITELEC

(Décrit dans « Radio-Plans », mai 1961) Electrophone à transistors équipé d'une platine 4 vitesses PATHE-MARCOMI. Mal-lette luxe gainée 2 tons avec décor. H.-P. elliptique de 12 x 19. Ensemble complet, en piè-

195,00 cos détachées 225.00

LE STEREO-PERFECT

(Décrit dans « Radio-Plans », mars 1960) un ensemble stéréophonique de grande classe spécialement recommandé aux amateurs de haute fidélité. Peut être livré avec platine au choix. Prix avec platine stéréo RADIOHM:

L'ensemble complet, en piè-ces détachées L'appareil complet, en ordre 365.00 400.00 de marche

AMPLI HI-FI 12



(Décrit dans le « H.-P. » du 15 décembre 1960) Ampli 6 lampes, push-pull ultra-linéaire de 12 watts, équipé d'un transfo de sortie haute fidélité MILLERIOUX. Ensemble complet, en pièces 250.00

295,00

et TOURNE-DISQUES 4 VITE Type 520 COZ pour 110 volts

geur Type geur:
Type 520 CO, pour 110 volts
avec cellule monaurale
Type 530 CO, pour 110/220
volts avec cellule monaurale ...

135,00 130,00

140,00

137,00

71.00

cellule céramique monostéréo Type 530 GOZ pour 110/220 volts mêmes caractéristiques ... Type 999 Z, modèle profession-nel, bras compensé plater bras compensé, plateau moteur 110/220 volts, nei, t cellule céramique mono-

stéréo 299,00 DERNIERE NOUVEAUTE

RADIOHM avec changeur pour les 45 tours, dispositif de mise en place automatique du bras, en place automatique du bras, sur toutes positions du disque, répétition de 1 à 10 fois et même à l'infini 125,00

TOUS LES APPAREILS DE MESURES de toutes les grandes marques (Notices contre timbre)

TOUTES LES LAMPES GRANDES MARQUES

vendues avec garantie d'un an (voir nos annonces précédentes)

nos prix s'entendent taxes comprises mais port en sus. Par contre, vous bénéficierez du franco à partir de 75.00 NF.



149, RUE LA FAYETTE - PARIS (10.) - TRUDAINE 91-47 C.C.P. PARIS 12977.29 - Autobus et Métro : Gare du Nord

Expéditions immédiates contre versement à la commande. Les envois contre remboursement ne sont acceptés que pour la FRANCE et à l'exception des militaires

LE MAGISTER

(Décrit dans le « H.-P. » du 15 oct. 1961) Electrophone équipé d'une platine PATHE MARCONI 4 vitesses - Ampli 3 lampes. Contrôle séparé des graves et aiguës.



Ensemble complet en piè-ces détachées

190.00 210,00

Le même modèle mais avec dont 2 tweeters dynamiques : en pièces détachées en ordre de marche 3 HP 220.00 240,00

AMPLI STEREO PERFECT

(Décrit dans « Radio-Plans » de mars 1960)



Ampli 5 lampes doté de dispositifs de cor-rection permettant d'obtenir une fidélité aussi poussée que possible.

Prix de l'ensemble complet en pièces détachées Prix de l'amplificateur en ordre de marche

150.00 180,00

MICRO A CHARBON

(Made in England) Type armée. Complet avec cordon et jack. Prix

78,00

81,00



PISTOLET BOSTITCH Pour l'installation rapide et facile des fils



2 écouteurs et 1 micro dynamiques basse impé-

dance. L'ensemble 25,00 CASQUE

PROFESSIONNEL

(Made in England), 2 écouteurs dynamiques. Basse impéd. (100 ohms) 28,50

PISTOLET-SOUDEUR ENGEL.

(Importation d'Allemagne de MODELE 60 WATTS 20 V. 63,80 - 120/220 V. de l'Ouest) MODELE 60 WATTS 120 V. . 63,80 - 120/220 V MODELE SURPUISSANT 100 éclairage automatique, 120 V. 71,60

85,80 92,00 110/220 V (Remise 10 % aux utilisateurs)

COLIS-RECLAME

Comprenant: 1 JEU DE 6 TRANSISTORS 1 er choix, garantis un an. 1 HP 12×19, 28 ohms, avec son

transfo driver.

1 JEU DE BOBINACES pour transistors (cadre, jeu de MF et l bloc d'accord): Valeur totale : 95,00. Prix forfaitaire 55.00

NOTRE MATERIEL EST DE 1" CHOIX ET GARANTI INTEGRALEMENT

S.S.I. présente :

LES ENSEMBLES A MONTER - OLIVER -

.. 184.00 Platine de magnétophone « B.S.R. » (têtes stéréo disponibles) Platine de magnétophone « COLLARO » type Studio (têtes stéréo disponibles) 320.00

Platine de maanétophone « JOY » 20.00 KIT 137.50 Oscillateur OLIVER Amplificateur OLIVER 9112 ... Préamplificateur OLIVER 332 . 100,00 KIT 95.00 Valise luxe et décors

LE « FESTIVAL 62 »

Lecteur magnétique stéréo, 4 pistes, 2 vitesses avec préampli bi-canal (en ordre de marche)

Pour frais de port et d'emballage, ajouter 3 % au montant de la commande

CREDIT SUR DEMANDE

ENVOI DE LA DOCUMENTATION CONTRE 1,50 NF EN TIMBRES

34, RUE SAINT-DOMINIQUE, PARIS (7°) - TEL. : INValides 62-80 - C.C.P. PARIS 18.483.47 Démonstrations tous les jours, sauf le lundi, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. 30 - Mêtro : Invalides. Parking facile sur l'Esplanade.





BÉTON ARMÉ, BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS

les métiers du gros œuvre, les C. A. P. et Brevets industriels du bâtiment : du maçon au dessinateur - du projeteur au calculateur. Méthode exclusive inédite, efficace et rapide.

- **TRAVAUX PRATIQUES**
 - SERVICE DE PLACEMENT
 - PRESENTATION AUX DIPLOMES D'ETAT

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN MOTORISTE SPÉCIALISTE DIESEL Tous les C. A. P.

BROCHURES GRATUITES H. P.

sur simple

MÉCANICIEN PILOTE AGENT TECHNIQUE



million.

14, CITÉ BERGÈRE - PARIS (9°)

SOCIÉTÉ DE TÉLÉCOMMUNICATIONS D'ÉLECTRONIOUE

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 10 000 NF



14, rue de Plaisance - PARIS-14e Métro: Pernéty - Tél.: SÉG. 83-63 C.C.P. PARIS: 15-189-50

A 5 MINUTES DE LA GARE MONTPARNASSE

CONTROLEUR UNIVERSEL U.S.A. CONTALT



Mesure en volts de 0 à 600 volts en 8 positions. Inten-sité de 0 mA à 6 Ampères en 9 8 positions sité de 0 mA a 6 Ampères en 9 ---itions. Capacipositions. Capaci-mètre de 0 à 10 mF en 6 po-sitions. Ohmmètre de 0 à 1 mégohm. Appareil de haute sensibilité (10 000 sensibilité (10 000 ohms par volt). Dim. : 230 x 110 Dim. :: 230 x 110 x 80 mm Prix ... **90,00**

CONTROLEUR UNIVERSEL GUERPILLON

Sensibilité en volts de 0,2 à 500 V con-tinu de 0,05 à 500 V alternatif — ohm-mètre de 0 à 1 mégohm — capacimètre de 0 à 250 mf et de 0 à 100 microvolts decibelmètre de — 10 à 40 db. Position de contrôle HT jusqu'à 2 000 V. Intensité jusqu'à 1 ampère. Appareil de mesure de grande dimension Ø
Dimensions : 370 x 280 x 120
mm, Prix 210 mm. 140,00

CONTROLEUR DE POCHE

 w
 TRIPLETT
 »

 De 0 à 1500 Volts continu et de 0 à 1 mégohm. 1000 Ohms par volt. Dimensons : 150 x 80 x 60 mm.
 79 00

CONTROLEUR ALTERNATIF « TRIPLETT »

condensateur. Dimensions : 150 x 80 x 60 mm

LAMPEMETRE ANALYSEUR U.S.A. + CONTROLEUR UNIVERSEL



Permettant le contrôle des tubes par sélection des électrodes, doublé d'un contrôleur universel permettant les mesures suivantes : tension continue et alternative do 0 à 1 000 Volts, sélection par commutateur. Mesure d'intensité de 1 mA à 250 mA. Ohnmètre de 0 Ohm à 15 mégohns. Contrôle des capacités. Alimentation secteur 115 V incorporée. Apparel présenté sous forme d'une mallette de dimensions : 380 x 190 x 130 230,000 mm. Prix

CONTROLEUR UNIVERSEL TYPE SUPREME IMPORTATION U.S.A.

Sensibilité de 0 à 1400 volts. Continu et alternatif de 70 micro-amp. à 1,4 amp. Chimmètre de 0 à 500 Mégohms. Mésure de résistances de 0 à 50 Mégohms. Décibelmètre de 0 à 40 db. Position Output-meter. Dimensions : L. 230.

OSCILLOGRAPHE « TROPHY »



380,00

OSCILLOGRAPHE CATHODIQUE TYPE U.S.A « ALLEN DUMONT »

« ALLEN DUMONT »

Tube cathodique Ø 80. Appareil de laboratoire couvrant de 15 à 30 000 pps Correction de synchronisation. Prises additionnelles des plaques de déviation sur paneau avant. Entrée pour sonde. 14 tubes. Dimensions : H. 375. L. 240.

\$\text{Possible}\$ 800,000

OSCILLOGRAPHE CATHODIQUE

OSCILLOGRAPHE CATHODIQUE « PHILIPS » TYPE G.M. 5662

Mêmes caractéristiques et mêmes sions que le précédent.

OSCILLOGRAPHE C.D.C. TYPE O.C.P. 31

Sensibilité 0 à 30 000 pps. Tube catho-dique Ø 85 mm. Dimensions : 400,00

OSCILLOGRAPHE MARCONI

Double trace — sans synchronisation intérreure. Tube cathodique Ø 115 mm — 8 tubes. Alimentation secteur 110 à 240 Volts. Atténuateur à 4 positions. Dimen-Note: National States, Alimentation secteur 110 3 210 Volts, Atténuateur à 4 positions. Dimensions : H. 310. L. 210. P. 300,00

OSCILLOGRAPHE CATHODIQUE « INDUSTRIELLE DES TELEPHONES »

Tube cathodique diam, 70 mm. Entrée de synchronisation secteur 110/220 V. Amplification horizontale et verticale. Dimensions: H. 260. L. 260. P. 320 mm. 410,00

VOBULOSCOPE « LIERRE » TYPE 114

Sélecteur de fréquence de 90 à 600 Kc. Camme MF étalée de 450 à 490 Kc. Position BF. Synchronisation extérieure. Atténuateur à plots à 4 positions. Tube cathoque diam. 70 mm. Multivibirateur incorporé. Dimensions : L. 330. L. 2440,00

OSCILLOGRAPHE HAUTE SENSIBILITE

Pour utilisation piézo électrique. Pré-am-plificateur HF de gain. Fréquence d'utili-sation de 0 à 50.000 pps. Tube cathodique muni d'un écran d'ombre télescopique. Tube cathodique diam. 115 mm. Alimentation sect. 110/220 V. Dim.: L 660. P. 440. H. 300 mm. 400,00

O.METRE « FERISOL »



Permettant les mesures complètes des con densateurs et des selfs, dont la gamme de fréquence est comprise entre 50 Kc et fréquence est comprise entre 50 Kc et 50 Mc en 8 bandes réparties comme suit : 1. 50 à 120 Kc. 2. 85 à 330 Kc. 3. 210 . 6 560 Kc. 4. 504 à 1,460 Kc. 5. 1,35 Mc à 3,7 Mc. 6. 3,5 Mc à 9,5 Mc. 7. 9 Mc. 6 25 Mc. 8. 23 Mc à 50 Mc. Deux codrans démultiplicateurs de commandes séparés pour capacités et fréquences. Aliementation secteur incorporée. Appareil en excellent était de fonctionnement et de présentation. Livré avec selfs étalons. Dimensions : Livré avec selfs étalons. Dimensions : Livré avec selfs étalons. Dimensions : 1. 650. H. 380. P. 230 mm. 780.00 780,00

PONT DE MESURE UNIVERSEL

Permettant la comparaison et la mesure des selfs, capacités et résistances de 0 à 10 Mégahms. Appareil présenté sous forme d'un pupitre de dimensions : L 350. P. 590, H. 240 mm

AFFAIRES DU MOIS **EMETTEUR SARAM TYPE 3/10**

amme de fréquence 150 Kc à 7 Mc en sous-gammes - étage final 2 tubes PE o sous-gammes - etage film 2 tools re 1-75 - Ampèremètre thermique et milliam-pèremètre. Appare l livré com-plet av. tubes sans alimentation. **65,00**

RECEPTEUR DE TRAFIC VHF **TYPE R 297**

Gamme de fréquence couverte 100 à 156 Mc - oscillateur à quartz - alimentation sec-Camine de Inequence converte no a 15 ent.

- oscillateur à quartz - alimentation secteur 110 à 240 V incorporée - 14 tubes séries miniature et octal - 5 circuits HF accordés - 3 étages MF - sortie hautparleur - liuré en coffret métal givré de dimensions : 435 x 350 x 230 mm Poids : 29 kg. Prix exceptionnel - 150,000 Le rack correspondant avec ses prises 30,00

pareil, Prix

GENERATEUR H.F. TYPE 43.A « INDUSTRIELLE

Prix Matériel à l'état de neuf

GENERATEUR H.F. - U.S.A. « ESPEY MANUFACTURING »

Gamme de fréquence couverte de 100 Kc à 32 Mc en 5 sous-gammes Sortie H.F. pure. H.F. modulée. H.F. 400 pps. Dosage de niveau de sortie H.F. Alimentation secteur incorporée. Dimensions : 380 x 210 x 140 mm. Présentation en coffret tôle craquelée noire avec couvercle 160,00 de protection

GENERATEUR H.F. « LERES » **TYPE 100 D**

Camme de fréquence couverte de 100 Kc à 300 Mc en 6 sous-gammes. Réglage de niveau de sortie H.F. Contacteur de sortie en microvolts à 4 positions. Sélecteur de modulation intérieure et extérieure. Alimentation secteur incorporée. Dim.: 300 x 220 x 200 mm.

GENERATEUR V.H.F. **TYPE I 130**

le fréquence couverte Réglage linéaire par Camme de Camme de 156 Mc. Réglage linéaire par C.V. ou par quartz. Atténuateur à 5 positions. Polen-tiomètre de niveau H.F. Livré complet à l'état neuf avec cordon et boîtier de protection. Dimensions: 480 x 200 x 180 mm 200,00

GENERATEUR HF/VHF - U.S.A.



Fréquence couverte de 8 à 15 Mc et de 150 à 230 Mc. Niveau de sortie microvolts variable par potentiomètre. Contacteur de sensibilité à 5 positions. Contacteur d'utilisation linéaire ou cristal. Potentiomètre de calibration. Alimentation secteur incorporée. Prises coaxiales d'entrée et de porée. Prises coaxiales d'entree et de sortie. Dimensions : L. 500. H. 300,00 315. P. 190 mm

ALIMENTATION SECTEUR U.S.A.

Primaire 115 V - Secondaire 1 : 6 V 10 Amp. ; 5 V 8 Amp. - Secondaire 2 250 V, 120 mA - Redressement par val 10 Amp.; 5 V 8 Amp. - Secondaire 2; 250 V, 120 M - Redressement par valve 80 - Secondaire 3; 2 x 550 V, 300 m A - Redressement par 4 valves 524. - Cette alimentation comprend : incorporé : i conversisseur primaire 6/12 V - secondaire 260 V - 100 m A Appareil livré en cofret d'origine givré noir, avec ses cordons escurité. Maiérie streament 1, 200 M - 100 m A M - 1 120.00 neuf, cplet av. tous ses tubes.

EMETTEUR-RECEPTEUR U.S.A. HALLICRAFTER **TYPE 669**



50 W. Camme de fréquence de 1 700 à 5 000 Kc. 6 fréquences cristal pré-réglées à l'émission et à la réception. Réception manuelle par condensateur variable couvrant la totalité de la fréquence. Appare la de grande classe à l'état de neuf, complet avec son alimentation secteur, sa boite de commande, tous ses accessoires, antenne fouet comprise.

Récepteur comprenant 6-SK7 HF 6-SA7 changeuse, 6-SK7 1r MF, 6 SK7 2r MF, 5 SK7 BFO, 615 préamplificatrice, 6H6 dé-tectrice, 6K6 BF. Emetteur comprenant 6L6 pilote 2-807 PA,

modulateur (2/5 et 4-66.6. Panneau avant comprenant entre autres : ampèremètre thermique d'antenne, milli-ampèremètre 15 et 300 millis de débit grille et plaque. Commutateur de chanels. Dimensions : 550 x 400 x 320. Appareil convenant parfaitement pour les transmissions coloniales et pour l'équipement des chalutiers 1 500 00 l'équipement des chalutiers 1.500,00

ment réparable

RECEPTEUR DE TRAFIC **SARAM 3/10**

8 Tubes - Bloc HF et Bloc MF/BF séparés. Appareil couvrant la gamme de 100 Kc à 1.2 Mc, très haute sensibilité sélective va-riable. Appareil livré complet 110.00



ISOLATEUR DE FIXATION D'ANTENNE U.S.A FOUET MAST BASE TYPE MP 38

En matière spéciale à haut coefficient d'iso-20.00 lement

MAST BASE U.S.A. TYPE MP 48



antenne fouet type 28.00 ANTENNE TYPE POLICE U.S.A.

5 éléments (5 mètres)

ANTENNE CANADIENNE TYPE FOUET

18.00

3 éléments (5 m 50)

APPAREILS DE MESURE

Milliampèremètres forme carrée, giand cadran 100 × 100 mm, boîtier en matière moulée, appareils à cadre mobile, fabrication professionnelle.

U	a	20	um						٠		٠					٠			~	6	,00	
0	à	250	μA																2	4	,00	1 2
0	à	1 500	volts																2	4	.00	12
A	np	1 500 èremèt	re d	l'a	n	te	n	ın	e			0			Ť	Ř	ú	PL	EΤ	Т	D	č
6.	,	dilibere	2 an	cc		14	16	:1	н	ш	-	c	v	u	ν	44	٥,		गवा	Пķ	2116	
ca	dr	an 85	mm.	E	n		b	0	i	e		C	ľ	0	ri	g	ü	ne	1	8	,50	-
М	illi	ampère	mètr	e		¢		T	R	1	Ρ	L	E	T	1	1		w.	d	OL	ble	
se	nsi	bilité.	0 à	1	5	6	et		0		à		3	0	0	1	ı	ιÁ.	C	ac	Iran	1
di	am	ètre 85	mm	.	E	1	b	00	î	te	•	Ċ	ľ	0	ri	g	ú	ne.	2	1	,50	۹
Fr	éq	uencem	ètre	- 8	¢		T	F	3	P	L	.8	1	7	٢			ъ.	C	ac	Iran	1
di	am	ètre 8	5 mm		D	e	4	48	3	à		6	2		c	v	c	les	2	5	.00	1
De	éci	belmèt	re ()		à			1	5			d	b	Ū	•		dia	mè	tr	e	
60																						

chez le plus ancien grossiste de la place (Maison fondée en 1923).

TÉLÉ-SLAM 59/110°

Technique ÉCRAN RECTANGULAIRE et TUBE et TUBE CATHODIQUE « LORENZ » (réf. 59.90)





Nouvelle prisstration à anomnrement réduit. Erran de 59 cm, rectangu-lus entre pris 110- Medielo maniferation de 120 cm au 12

TÉLÉ-SLAM 49/IIO°

Ces 2 modèles sont prévus pour la 2° chaîne (625 lignes). Nous consulter

TÉLÉ-SLAM 43/90°



SLAM-TRANSISTOR 662

Récepteur à 6 transistors dont 2 "Drift" "+ I diode. 2 gammes d'on-des PO-GO. Coofe ferrité de 20 mil. H.P. à grand rendement. Puisance de sortie 350 mil. Prisa antenna-tant une simplification des circuits et tont une réduction importante du souffle. Coffret bois recouvert d'un lissu plateu-te de l'onoris, façade plateur cadran reclangulaire inclié, allimen-tation par plès stonder d. 53. Mini-tation par plès stonder d. 53. Mini-COMPLET EN ORDRE DE MARCHE.....



TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT PORT ET EMBALLAGE EN SUS Documentation générale (Radio - Télé - Ménager et Disques) avec prix de gros et de détail contre NF 1.50

LE MATÉRIEL

4, rue de la Bourse PARIS-2º RIC 43-19 C. C. P. PARIS 14346.35

DES PRIX SENSATIONNELS...

GRANDE VENTE RECLAME DE RECEPTEURS IMPORTES D'ALLEMAGNE

GRAND SUPER 10 LAMPES AM/FM GRAND SUPER 8 LAMPES AM/FM équipé de 4 grands haut-parleurs. En-équipé de 3 haut-parleurs. Antenne équipé de 3 haut-parleurs. Antenne ferrite double orientable. Entraînement

ET D'ÉLECTROPHONES

ELECTROPHONE 4 VITESSES

ELECTROPHONE 4 VITESSES

Complet en volise 2 tons. HP Audox 117 PV8. Alternatif 110 et 220 V. Dimensions: 370x300x160 mm en position fermée ... 168,00 mm. en position fermée ...

ELECTROPHONE 4 VITESSES avec changeur automatique 45 tours. Secteur 110 et 220 volts. Belle présentation, volise luxe en fibre, dégondable. Dimensions: 80 x250 x160 mm. Exceptionnel ... 188,00

ELECTROPHONE A TRANSISTORS équipé d'une platine Pathé-Marconi. 4 vitesses, 4 transistors. Alimentation séparée. Valise bois gainé 2 tons de grand luxe. Dimensions : 198,00

ELECTROPHONE 4 VITESSES

COMBINE RADIO-ELECTROPHONE A TRANSISTORS

7 transistors + 1 diode. Platine 4 vi-tesses Pathé-Marconi. Valise luxe en bois gainé 2 tons. Dimen-sions: 370 × 360 × 170 mm. 288,00 Prix tête stéréophonique. 135,00

ELECTROPHONE 4 VITESSES

avec platine Radiohm, 110 et 220 v. avec mélangeur automatique pour les En valise luxe bois gainé 128,00 | vicesses. Platine Philips. 240,00 | vicesses. Platine Philips. 240,00 | vicesses vicesses vices vicesses vices vice

FLECTROPHONE 4 VITESSES



avec platine Pathé-Marconi, dernier modèle, et changeur pour les disques 45 tours. HP de 19 cm. Changeur de tonalité pour les graves et les aiguës. Alternatif 110-220 V. Dimensions : 370 x 330 x 190 mm. Valise 2 tons, 370 x 330 x 190 mm. V 260.00 Prix exceptionnel Le même avec 3 HP 280,00

TOURNE-DISQUES 4 VITESSES 16, 33, 45 et 78 tours. 68,00

MELODYNE Nº 530, dernier modèle

CHANGEUR MELODYNE Nº 319

Exceptionnel

200 POSTES A TRANSISTORS
PO-GO. Présentation luxueuse coffret
gainé 2 tons. HP 13 cm. Cadre ferrite 200 mm. Alimentation
2 piles de 4,5 volts 99,00

LE MONACO 7 transistors dont 1 drift HF + diode, 3 gammes (OC-PO-GO), spécialement conçu pour fonctionner également en voiture par prise commutée pour conçu pour fonctionner egalement en voiture par prise commutée pour antenne, avec coupurs du cadre et bobinages d'accord spéciaux. Antenne télescopique. H.P. 17 cm. Montage BF push-pull. Elégant coffret gainé de grand luxe.

fret gainé de grand iuxe.

LE VALMY

6 transistors + diode. 2 gammes PO
et GO. Cadre Ferroxcube de 200 mm.
Montage BF en push-pull. Prise antenne auto. Grande démultiplication.
HP de quolité. Fonctionne avec 2 pilos standard de 4,5 volts. Coffret

" LE SAINT-MARTIN

145.00 « LE SAINT-LAURENT »

Récepteur 6 lampes - 4 gammes Alternatif avec cadre à air orientable. Bloc à touches. Dimensions : 400 x 230 x 285 mm. En ordre de marche 185,00

UN TRES GRAND CHOIX DE TELEVISEURS

A PARTIR DE 690.00 (Table et antenne gratuites)



avec les plus larges facilités de paiement

Tous nos prix, exprimés en NF, s'entendent taxes comprises, mais frais de port et d'emballage en sus.

proximité de la gare de l'Est

Expéditions contre mandat à la commande ou contre remboursement (sauf Militaires)

132, rue du Faubourg-Saint-Martin - PARIS (10°) Téléphone : BOT. 83-30

C.C.P. PARIS 787-89

ES PLUS RELLES AFFAIRES SE TRAITENT AUX

C.C.P. PARIS-1038017

. 34, R. JULES-VALLES - STOUEN CLIGNANCOURT

OUVERT LE DIMANCHE FERMÉ MARDI - MERCREDI

= A notre prix époustouflant! Jamais vu! =

BI-STANDARD Français ou Etrangers, 625 et 819 lignes Multicanaux - Super grande distance

330,00 NF - Par deux, remise 10 %

400 DEFLECTIONS MAGNETIQUES 110°

gununum DES PRIX MASSACRES!!

POUR LES TECHNICIENS

400 TABLES TELEVISION plastique deux plateaux - Poids 8 kg.

800 HAUT-PARLEURS VEGA 17 cms. Excitation 85 ohms. pour Télé. Transfo de sortie 7 000 ohms - B.M. 3,5 - Poids: 1 kg. 200. Prix

200 TUBES TELE 22 cm type 13 MW 22/14 R. Profondeur totale 380 mm. Poids 3 kg. 200. Prix

TABLE BOIS verni, valeur: 160,00. Poids: 9 kg. Prix

CHOIX D'ANTENNES 1.000 ANTENNES DE TOIT VOITURES

de luxe, 2 brins. Rotule crantée, trou de fixation de fixation de 85 cm, pliée 50 cm, 1 m 50, căble coaxial à prise standard. Poids : 200 grammes 13,50



48.00

65,00

8,00

35,00

500 ANTENNES GOUTTIERES

Type transistor. Brin à ressort : longueur 80 cms, 1 m. 50 câble coaxial à prise standard. Poids 250 grs. Prix . **14**,00



ANTENNES CANADIEN-NES DE CAMPAGNE. Avec clou de terre, mar-teau et isolateur + 3 chaînes spé-ciales pour isolement.

3,00 5,00 2 antennes ...

100 TROUSSES A AN-TENNES PORTATIVES TENNES PORTATIVES CANADIENNES, com-prenant: 1 antenne té-lescopique de 2 m 50, 16 brins d'antenne ty-pe MS 117 de 40 cm pouvant comporter diverses antennes quart et demi-onde. Poids : 11,00

500 ANTENNES EMISSION. Surplus, démontables en 3 brins fer galvanisé, type 2 A-293. Le brin longueur : 1 m 84 ; longueur totale : 5 m 15. Diamètre à la base : 15 mm. Poids : 1 kg 750. Prix . . . 15,00 15,00

ATTENTION: Expéditions contre remboursement, mais de préférence et afin de limiter les frais et le travail occasionné par le contre-remboursement, vous pouvez, en utilisant le chèque joint à la lettre ou le mandat à la commande, bénéficier de nos tarifs d'envoi, frais port et emballage à forfait. Jusqu'à 1 kg: NF 2,00 - 3 kg: NF 4,00 - 5 kg: NF 6,00 - 10 kg: NF 8,50 - 25 kg: NF 15,00 - 50 kg: NF 27,50.

PLUS QUE 55 CHASSIS TÉLÉVISEUR NEUF

ENSEMBLES TELEPHONIQUES DE CAM-PAGNE: « des services publics» (Ali-mentation sur pile Mazda TSA 1,5 V. Por-taitís en bandoulière ou ceinturon. Sa-coche cuir, dimensions : 260 x 190 x 56. Poids : 2,300 kg. Fonctionnent avec une pile-torche de 1,5 V. Poids 5,5 kg. Prix des deux postes avec leur pile 1 V 5. . \$5,00



La paire

SACOCHES DE TE-LEPHONE U.S.A., type EE8. En cuir ou toile. Surplus bel état, Mesures intérieures, Profondeur inté-230 mm, largeur : 185 mm, épaisseur : 85 mm. Poids 1 kg. Prix 10,00 17,50

100.000 QUARTZ U.S.A. En boîtes d'origine, fabrication Wes Electric, type Crystal Holder FT 241-A



1º Gamme de 20 à 27,9 Mc/s (10,75 à 15 mètres de longueurs d'ondes) 80 Quarts numérotés de 0 à 79, séparés de 100 kc/s L'ensemble des 80 channels sélectors.

L'ensemble des 80 channels sélectors.

2º Camme de 27 à 38,9 Mc/s (7,71 à 11,11 m de longueur d'ondes), 120 Quartz numérotés de 270 à 389, séparés de 100 kc/s. L'ensemble des 120 channels, Prix 125,00 Quartz dans le channel de votre la pièce 7,50
ENSEMBLES POUR TALKY BC611 : Quartz
et bobinages sur la même fréquence. Le jeu
pour deux ensembles BC 611 ... 45,00

100 RADIATEURS ELECTRIQUES



gummana DIRECT DES U.S.A. managame 50 GÉNÉRATEURS FRÉQUENCEMÈTRES I 222

neufs « en emballage d'origine ». Description schématique avec chaque appare:1. GENERATEUR DE PRECISION.

LENERALEUM DE PRECISION.

1. Fréquences couvertes: 8 à 15 Mc/s et 50-70; 150 à 230 Mc/s, sur rotacteur 2 positions LIBRES pouvant permettre l'adjonction de gammes supplémentaires.

gammes supplémentaires. CENERATEUR A HAUTE STABILITE 2. En Fréquencemètre à battements, par quartz incorporé de 5 Mc/s. Calibration de l'oscillateur par cristal permettant une précision rigoureuse de l'étalonnage. Deux atténuateurs : 1 à décades et 1 linéaire. Alimentation incorporée 110 volts 50 périodes. L'uré en coffret double blindage. Ce générateur permet l'alignement des appareils suivants :

des appareils suivants : A. — Téléviseurs multicanaux. B. — Récepteurs à modulation de

 Alignement des étages HF et MF. fréquence.

LECTRIQUES

1125 volts, 2 positions de fact de fréquence de tout émetteur andes plus neuts. 2 positions de fact de fréquence comprise entre 8 et 15 Mc/s - 150

125 volts, 2 positions de fact de fréquence l'ambient de fréquence comprise entre 8 et 15 Mc/s - 150

126 courtes ou ondes métriques — de Fréquence comprise entre 8 et 15 Mc/s - 150

127 positions de fact de fréquence Harmoniques. 2 courtes positions de 230 Mc/s et des Fréquences Harmoniques. 3 positions de 250 Mc/s et des Fréquences Harmonique

Pas de catalogue : pour toute demande de renseignements, veuillez joindre une enveloppe timbrée

TECHNIOL



SERVICE

EXPEDITIONS Mandat ou chèque bancaire à la commande C. C. P. 5643-45 - PARIS

Mêtro: Charonne

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE

Attention: Bien établir les règlements au nom de TECHNIQUE SERVICE

Avec notre SIGNAL-TRACER A TRANSISTORS: Aucun des dévountages du Signal-Tracer à lampes

VOUS POUR

SIGNAL-TRACER DE POCHE O



15. rue Emile-Lepeu

Paris-11° - ROO. 37-71

Métro : Charonne

PROFESSIONNEL DIMENSIONS + 67 × 115 × 25 mm POIDS : 280 gr. franco : PRIX 139.00 Sac cuir, franco :

SIGNAL-TRACER « LABO » O

Sortie Push-Pull, Dimens : 310 × 160 × 160 mm.

Présentation Coffret gainé forme pupitre. Poids: 2 kg. PRIX franco 247,50



CREDIT SUR DEMANDE

UN "TRANSISTOR" DE POCHE POUR 38 NF

Finsemble pour l'Alimentation 9 Y)
Ensemble pour la Minentation 9 Y)
(+ OC sur demonrée)
1 jeu de bobinage et afficult de câblage - 1 jeu de 3 transistors + diode - Condensateurs chimiques, poppiers - Résistances - Décolletage, etc... Livré ovec schéma et plans de câblage.

ALIMENTATION SECTEUR pour Transistors

CHARGEUR AUTOMATIQUE 110/220 V avec indica-teur et régulateur de

et regui charges

PRIX fco Métro. 75,00

CHARGE : 5 A sur 6 volts 3 A sur 12 volts Livré en coffret en tôle d'acier, très robuste, re-vêtue d'une peinture spéciale, poignée, cor-dons et pinces pour bat-

COMPLETE, en pièces détachées, avec plan 26,50 2,50 de montage ... COMPLETE, en ordre de marche avec cordon 24.00

REALISEZ CE LAMPEMETRE

et un pont de Wheat-stone. Platine avant en tôle gravée blanc sur fond noir brillant. Tous les supports de lampes, coffret, plans et schémas de câblage. EXCEPTIONNEL 24.00 franco

MECESSAIRE POUR REALISER

UN CIRCUIT IMPRIME Comprenant : 20 planches de bakélite cuivrée, les produits chimiques, 1 notice complète, franco 19,50

SURDITE - super-ampli

CHARGEUR D'ENTRETIEN POUR FIXER A DEMEURE SUR VOITURE OU MOTO

Dim.: 90 x 60 x 50 mm. Poids: 650 g. 110/220 volts 6 ou 12 volts à bien préciser lors de la commande. 28,00 ... 28,00 Port: 3,00.

■ LAMPE PERPETUELLE ●

Equipée de 2 batteries cadmium-nickel, 40 h. d'éclairage avec chargeur incorporé. PRIX 10 A -

MALLETTE SERVICE DEPANNAGE

Superbe mallette avec fermeture par courroie, divi-sée en 16 CASES. Mettant tout le matériel de dépannage à la portée de main au labo ou

MEME, OVER chez le client. PRIX

PRI)
LA MEME,
125 pièces de dépannage, résistances, condensateurs,
fils, soudure, vis, écrous,
relais, cosses à souder, etc.

4-anco 35,00

PLUS DE PILES

pour votre Transistor de Poche HTH ISET



ACCU - PILE 9 V « N.A.P. » Rechargeable


Dim.: 45 5 × 25 × 15 mm Poids: 30 gr. .. **5,80** - Port: 2,00 PRIX et pour tous les autres postes et usages spéciaux, les accus

CADMIUM-NICKEL

INUSABLES RIGOUREUSEMENT ETANCHES Toute une gamme disponible depuis le plus petit (6 gr.) Doc. contre enveloppe timbrée CHARGEUR AUTOMATIQUE

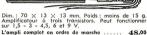CHARGEUR AUTOMATIQUE
110/220 VOLTS
MINIATURE pour
N.A.P. et CADNIUM-NICKEL
RIX .. 29,00 - Port : 2,00 AMPLIFICATEUR UNIVERSEL





Micro miniature pour ampli de surdité.... 45,00 20,00 Ecouteur miniature 1 0 0 RESISTANCES STANDARD

Résistances neuves pour la construction ou le dépannage de postes à transistors, de radio ou de télévision, PAYABLE EN TIMBRES

● BATTERIES CADMIUM-NICKEL ● 5 A/H 7,50 | 15 A/h 12,50 10 » 10,00 | 20 » 15,00 POSTE A TRANSISTORS PO-GO

Cadre incassable Cadre incassable - Antenne voiture - 6 transistors + diode - Dim.: 205 x 125 x 62 mm, Grande sensibilité. Musicalité exceptionnelle. Coffret en dermo-cuir havane, piqure sellier - 2 piles de 4,5 V - Pds : 1,250 kg.



PRIX: 138,00

■ TELEVISEU'RS ■



NEUFS ET GARANTIS GRANDE SENSIBILITE

Expédition en port dû Conditions oux revendeurs

Le NAPPING est une application nouvelle de l'ELECTRO-MAGNETISME qui permet sans aucune liaison par fil :

- de transformer immédiatement n'importe quel récepteur radio, télévision, électrophone, magnétophone, amplificateur à transis-tors ou à lampes en EMETTEUR, sans aucune installation spéciale à réaliser, SANS AUCUNE AUTORISATION A SOLLICITER;
- d'écouter en STEREOPHONIE COMPLETE et sans parasites n'importe quel poste;
- d'écouter et de voir la TELEVISION sans gêner les voisins ou les enfants endormis;
- d'avoir dans n'importe quelle pièce de votre appartement un ou plusieurs HP supplémentaires mobiles;
- de transmettre partout : la musique, les ordres, les conférences, d'où son utilisation super-économique dans les usines, écoles, chantiers, exploitations agricoles, etc.;
- de surveiller les enfants dans un local éloigné : dortoirs, salles de classe, etc...;
- de sonoriser une salle (ou en plein air) sans installation et sans aucun risque d'accrochage entre haut-parleur et micro :
- de télécommander tous genres d'installations. C'est un appareil sûr, insensible aux parasites,

TOUT UNE GAMME DE RECEPTEURS « NAPPING » A TRANSISTORS DEPUIS

Documentation sur demande contre enveloppe timbrée

B.G. MÉNAGER

MARCHANDISES HORS COURS

Postes transistors 110,00
4 Radiateurs Auer soldés195,00
Téléviseur 54 cm 890.00 - 58 cm 950.00
Postes transistors
LARY pour 6 à 9 tarrer Priv 980
jAFT pour o a o rasses. FIX 2,00
Aérateur électrique pour cuisine. 59,18 Rasois Philips 2 têtes
Rasoirs Philips 2 têtes 59,00
Fer à souder électr. 110 x 220 à résis-
tance blindée 26,30
Chauffe-eau élect. accumul. Rapide.
Neuf 219,00
Moteurs courant lumière, 2 fils (110 et
220 V). Carcasse fonte. Roulement à
billes, 0,35 CV 1500 t/mn 79,90
0,50 CV 1500 t/mn 101,50
Moteurs triphasés 220 x 380 - 0,75 CV
Moteurs triphasés 220 x 380 - 0,75 CV 1500 à 3000 t/mn 125,000 1 cm 1 cs,000 1 CV 139,80 2 CV 167,30 3 CV 206,90 5 CV 282,00 100 réglettes fluo, 1 m 20 25,50 Moteurs machines à coudre 92,00 Transfos 110,220 réversible : 10,220 réversible :
1 CV 139.80 2 CV 167.30
3 CV 206.90 5 CV 282.00
100 réglettes flue 1 m 20 25 50
Materia machines à sendre 93.00
moreurs machines a coudre 92,00
Transfos 110/220 réversibles :
17,00 Z A 24,30
55,00 A 55,00
Pérulataur de teorie
Regulateur de tension automatique 110/
Transfos 110/220 réversibles; 1 A 17,60 2 A 24,30 3 A 35,50 5 A 55,00 10 A 85,00 85,00 Régulateur de tension automatique 110/220 pour radio et télé 125,00
Ensemble moteur tourne-disques-pick-up
Pathe-Marconi, 4 vitesses 89,00
220 pour radio et iélé
En 13 mm 126,00
Groupes electro-pompes Windt, neufs.
110 ou 220, courant lumière, turbine
Assist 7 m Cas 1 as Dièse 270 00
Le même groupe av réservoir 50 L sous
pression contacteur aut crénine 459.00
Groupes électro-nomos loument assis
8 m. monophasé 110/220
ou triphasé 220/380 419.00
Pompes flottantes 110/220 1/2 CV pour
puits prof. 25 m. Débit 3 000 1./heure.
Neuve
Chargeurs d'accus auto bella fabrication
110 et 220 cordon fusibles 41 90
110 et 220, cordon, fusibles 41,80 Pompes centrifuges neuves à transmission
flovible immersies American autom
flexible immergée. Amorçage autom. max. 2 000 l./heure. 110 ou 220 V 115,00
Aspiratours état pouf utilisée en démons
tration compl. avec accessores Conord
Flectro-Lux Tornado 148.00
Circuras nauvas Flantes Luc Valena
540.00 Soldées Electro-Lux. Valeur :
Machines à favor utilisées en démande
etat of Caranties 1 an Lader-Moncoau
7 kg. Valeur 2.500.00 1.390.00
1.1. 0.1.11. 4.1.
Laden Babette, 4 kg pour I min in
Laden Babette, 4 kg pour 1.100,00
Laden-Alma, 4,5 kg. Valeur : 1.390,00.
Laden Babette, 4 kg pour
Laden-Alma, 4,5 kg. Valeur: 1.390,00 Prix
Laden-Alma, 4,5 kg. Valeur : 1.390,00. Prix
Laden-Alma, 4,5 kg. Valeur : 1.390,00. Prix 890,00 Machine à laver frigidaire, entièr: autom 4 kg. 1.100,00 - 6 kg. 1.490,00 Machines à laver démarcuées, 5 kg.
Laden-Alma, 4,5 kg. Deur. 1,350,00. Prix 980,00 Machine à laver Frigidaire, entièr autom 4 kg. 1,100,00 - 6 kg. 1,490,00 Machine à laver d'arraquées, 5 chauf, gaz de ville ou butane, bloc chauf gaz de ville ou butane,
Laden-Alma, 4,5 kg. Johann. 1,100,00 Prix 890,00 Machine à laver Frigidaire, entièr, autom d'akg
Laden-Alma, 4,5 kg. Valeur: 1,350,00. Prix: 890,00 Machine à laver Frigidaire, entièr, autom 4 kg. 1,100,00 - 6 kg. 1,490,00 Machines à laver démarquées, 5 kg, chauf, gaz de ville ou butane, bloc es- soreur, 110/220 V. Pour. 350,00 Mors n° 2, essor, centrif. 280,00
Laden-Alma, 4,5 kg. Dour
Laden-Alma, 4,5 kg. Dour. 1.100,00 Prix 890,00 Machine à laver Frigidaire, entièr, autom 4 kg. 1.100,00 - 6 kg. 1.490,00 Machines à laver démarquées, 5 kg. chauf, 82a de ville ou butane, bloc essoreur, 110/220 V. Pour. 350,00 Mors n° 2, essor. centrif. 280,00 Mors n° 2, essor. centrif. 280,00 Z Machines Brandt, essor. centr. pompe et minut. Val. 810,00 490,00 Sauter, 110 V. chauff eas. 200.00
Laden-Alma, 4,5 kg. Dour
Laden-Alma, 4,5 kg. pour 1,100,00 Prix 890,00 Machine à laver Frigidaire, entièr, autom Machine à laver Frigidaire, entièr, autom de la laver Frigidaire, entièr, autom de la laver Frigidaire, entièr, autom de la laver démarquées, 5 kg. chauf, gaz de ville ou butane, bloc essoreur, 110/220 V. Pour 350,00 Mors n° 2, essor. centrif. 280,00 2 Machines Brandt, essor. centr., pompe et minut. Val. 810,00 490,00 Sauter, 110 V. chauff, gaz 590,00 Thomson gaz et sur 110 V 590,00
Laden-Alma, 4,5 kg. Deur. 1.350,00. Prix 990,00 Prix 990,00 Machine à laver Frigidaire, entièr autom 4 kg 1.100,00 - 6 kg. 1.490,00 Machines à laver démarquées, 5 kg. Chauf, gaz de ville ou butane, bloc essoreur, 110/220 V. Pour. 350,00 Mors n° 2, essor. centrif. 280,00 2 Machines Brandt, essor. centr. pompe et minut. Val. 810,00 5 auter, 110 V. chauff, gaz 590,00 5 Thomson gaz et sur 110 V. 590,00 5 Bendix entièrement automatiques. Va-
Laden-Alma, 4,5 kg. Dour. 1.100,00 Prix
flexible immergée. Amorçage autom. max. 2000 L/heure. 110 ou 220 V. 115,00 Aspirateurs état neuf. utilités en démonstration, compl. avec accessoires. Conord. Electro-Lux. Tornado. 148,00 Cireuses neuves Electro-Lux. Valeur. 540,00. Soldées
Laden-Alma, 4,5 kg. Dour 1300,00. Prix
Laden-Alma, 4,5 kg. Dour
4 kg. Valeur : 890,00. Pour 550,00 Poêle mazout neuf 275,00
4 kg. Valeur : 890,00. Pour 550,00 Poêle mazout neuf 275,00
4 kg. Valeur : 890,00. Pour 550,00 Poêle mazout neuf 275,00
4 kg. Valeur : 890,00. Pour 550,00 Poêle mazout neuf 275,00
4 kg. Valeur : 890,00. Pour 550,00 Poêle mazout neuf 275,00
4 kg. Valeur : 890,00. Pour 550,00 Poêle mazout neuf 275,00
Laden-Alma, 4,5 kg. Dour

10 Poêles neufs fonte émaillée pour
200 m3, feu continu avec régul. au-
tom., gde marque. Pds 100 kg 219,00
10 Poèles neufs fonte émaillée pour 200 m3, feu continu avec régul, autorn, gde marque. Pds 100 kg 219,00 Rèfrigérateurs 1962, dernier modèle, neufs, avec groupe compresseur américain. Garantie 5 ans. 120 litres 490,00 - 140 litres 590,00 180 litres 690,00 - 235 litres 895,00 Machine à laver Hoover de démonstration avec essorage 340,00 Groupes compresseurs et gonfleurs 110 ou 220 V. complets, press. 2 kg 800 145,00 - 7 kg 375,00 Machines à laver tiloc Mors, essor. centr c'hauff, gaz 490,00 50 rasoirs sup. coupe Thomson 75,00 Rasoirs américains neufs SUNBEAM, 110/220 115,00
neufs, avec groupe compresseur
americain. Garantie 5 ans.
120 litres 490,00 - 140 litres 590,00
Machine à laver Hoover de démons-
tration avec essorage 340.00
Groupes compresseurs et gonfleurs
110 ou 220 V. complets, press.
2 kg 800 145,00 - 7 kg . 375,00
Machines à layer bloc Mors, essor,
centr. chauff, gaz 490,00
50 rasoirs sup. coupe Thomson 75,00
Rasoirs américains neufs SUNBEAM,
110/220
Rasoirs Remington neufs, 110 ou
220 V 109,00
1 machine à laver de démonstr. 6 kg
Vestale Conord. Val. 1.585,00 790,00
100 petites Pompes pour mach, a
laver ou vidange de cuve, etc,
110/220 V, neuves 59,00
Refrigerateurs 108 i. Radiola 590,00
Rasoirs américains neufs SUNBEAM, 110/220 119,00 Rasoirs Remington neufs, 110 ou 220 V 19,00 19,00 1 10,00 220 V 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1
130 - 200 litres.
140 litres soldó 675.00
2 machines à laver Thermor, 6 kg.
Prix
Radiateur électr. nf. à circul, huile.
Prix 210,00
25 machines à laver, 3 kg. sans es-
sorage 179,00
Essoreuse centrifuge de démonstra-
tion 250,00
Cuisinières neuves Val. 890 . 389,00
1 machine à laver Vedette, 6 kg gd
Essoreuse centrifuge de demonstra- tion 250,00 Cuisinières neuves Val. 890 389,00 1 machine à laver Vedette, 6 kg, ad modèle. Val. 2,350,00 1,116,00 3 aspirateurs Hoover. 110 V. 1ype balai, mod. de démonstr. Val. 400,00. Vendu 195,00 Moteurs à essence : 1 CV. 2 CV. 5 CV SOMOTHERM.
3 aspirateurs Hoover, 110 V. type
balai, mod. de démonstr. Val. 400,00.
Vendu 195,00
Moteurs à essence : 1 CV, 2 CV,
Moteurs à essence : 1 CV, 2 CV, 5 CV SOMOTHERM, 10 joils moteurs à essence 2,5 CV, 4 temps, nfs, emballés origine, régulat, automatique
10 jolis moteurs à essence 2,5 CV,
4 temps, nfs, emballés origine, régu-
4 temps, nts. emballes origine, regulata automatique 295,00 20 compresseurs nus, 3 kg de pression, état nf. Bloc nu . 79,00 6 machines à laver, 4 kg, 110 ou 220 V, sans chauf, av. bloc d'essorage 295,00 10 Electrophones neufs, complets, en valise avec haut-parleur, amplificateur, lampes tourne-disques 4 vit.
20 compresseurs nus, 3 kg de pres-
sion, etat nr. Bloc nu 79,00
6 machines a laver, 4 kg, 110 ou
ZZU V, Sans Chaur. av. Dioc 0 es-
10 Flortrephones pours complete on
valise avec haut-parleur amplifica-
tear. lampes tourne-disques 4 vit
10 Electrophones neufs, complets, envalise avec haut-parleur, amplifica- teur, lampes, tourne-disques, 4 vit., pick-up microsill. 110/220 V. 179;95 Avec 2 haut-parleurs 229,00 20 Postes Radio portatifs transistors antenne auto. Val. 345,00 175,00 10 mach. à laver Brandt 499,00
Avec 2 haut-parleurs 229,00
20 Postes Radio portatifs transistors
antenne auto. Val. 345,00 . 175,00
10 mach. à laver Brandt 499,00
50 soudeuses à l'arc neuves porta-
antenne auto. Val. 345,00 . 175,00 10 mach. à 'uver Brandt . 499,00 50 soudeuses à l'arc neuves portatives 120 Amp. poids 30 kg sur compteurs 10/15 Amp. en 22¹) ou 5/10 Amp. en 380 . 330,00 Soudeuses pet. mod. pr bricol. 290,00 100 moteurs autom. Claret mone, 110/120, 1500 t/mm, sans socle, 1/4 à 1/6° CV . 59,00 100 moteurs autom. JAPY, mono 110/120, 1/3 CV, en 3,000 t/mm, sans socle. 95,00 Culsinières gaz. 3 feux. 330,00
compteurs 10/15 Amp. en 220 ou
5/10 Amp. en 380 330,00
Soudeuses pet. mod. pr bricol. 290,00
100 moteurs autom. Claret mono,
110/120, 1500 t/mn, sans socle,
1/4 a 1/6° CV 59,00
100 moteurs autom. JAPY, mono
110/120, 1/3 CV, en 3 000 t/mn.
sans socle
Cuisinteres gaz 5 reux 330,00
Cuisinières gaz 3 feux 330,00 Aspirat. nfs Paris-Rhône, balai 130,00 Aspirat. nfs Radiola, balai 145,00 10 pendules neuves, sur piles. Radiola, Saldáo
Aspirat. nts Kadiola, Dalai . 145,00
diola. Soldée
47,00

Stock pièces détach., cuves pignons, roulements pour mouvement compl., moteurs, etc., pour toutes marques de machines à laver. Vente, échange, réparat. Bendix, Vedette, Laden, Hoover, Thomson, Mors, etc...

Marchandises garanties i an, Chèque ou mandat à la commande. Crédit sur demande et liste complète contre 0,25 NF

B. G. MÉNAGER

à 20 mètres du Métro Arts-et-Métiers

20, rue Au-Maire PARIS (3°)

Tél : TUR. 66-96 C.C.P. PARIS 109-71

Liste gratuite de plus de 200 moteurs de machines à laver et réfrigéraleurs

OFFRE SPÉCIALE

"Emportez" avec vous vos émissions radio favorites en construisant vous-même un excellent "pocket" PO-GO à 6 transistors + une diode montés sur circuit imprimé (dimensions: 14,2 x 7,7 x 3,3 cm).

Le Département KIT de COGEREL a mis au point un ensemble de pièces détachées sélectionnées, que vous assemblerez avec facilité (même si vous n'êtes pas un familier de la radio), grâce à une notice explicative dont il vous suffira de suivre pas à pas les indications détaillées.



Et ainsi vous irez partout avec le "plein" de musique!

Pour 89,50 NF seulement vous trouverez votre coffret chez COGEREL, 3, rue La Boëtie, Paris 8°.

Vous pourrez aussi en demander l'envoi contre remboursement postal de 94,50 NF Franco de port et d'emballage, France et Algérie.



CENTRE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE 3, RUE LA BOETIE - PARIS 8º





CLAVIER 3 TOUCHES (GO Ant. PO) Cadre antiparasite incorporé PRISE ANTENNE AUTO COMMUTEE Coffret bois, gainé plastique lavable 2 tons. Dimensions : 265 x 180 x 80 mm En ordre de marche, PRIX EXCEPTIONNEL 129,00 (Port et emballage : 7,50)

● LE RAMY 6 ● 6 transistors + diode CLAVIER 4 TOUCHES

2 gammes d'ondes COMMUTATION ANTENNE par touche pour fonctionnement voiture PRISE ANTENNE AUTO Coffret gainé décor plastique Dimensions : 245 x 160 x 70 mm ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées avec piles. 156,80

DE MARCHE 169,50 EN ORDRE ● LE LAVANDOU ●

7 transistors + diode - Amplificateur à 3 étages dont le dernier est un PUSH-PULL PUSH-PULL
3 gammes d'ondes
CLAVIER 5 TOUCHES
(STOP-OC-PO-ANT./AUTO-CO)
Haut-Parleur grand diamètre PRISE ANTENNE AUTO COMMUTEE Antenne télescopique pour ondes courtes - Coffret 2 tons Dimensions : 28 x 21 x 11 cm 204,40

224.00 (Port et Emballage : 9,50)



● LE RALLYE 7 ●

7 transistors + diode 3 gammes d'ondes (OC-PO-CO) CLAVIER 5 TOUCHES (GO/A - GO/C - PO/A - PO/C - OC) PRISE ANTENNE AUTO commutée par touche

Antenne télescopique Elégant coffret gainé. Dim. 27x18x10 cm ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées avec piles 208,90 EN ORDRE DE MARCHE
(Port et Emballage : 9,50)

Changeur automatique

à 45 tours

« RADIOHM »

135.00

139,00

Réf. 320-1 Réf. 320-1Z, Stéréo.

PLATINES TOURNE-DISQUES 4 VITESSES • TOUS LES DERNIERS MODELES

« PATHE MARCONI » Formules Stéréo ou Monaurale sur la même position



Réf. 530-I, 110-220 volts 81,00



68.50



Monaurale Stéréo-monaurale

PLATINE « PHILIPS - STEREO ». Réf. AG2056. 4 vitesses. Très haute qualité. PRIX EXCEPTIONNEL. **65,00**



LIPE	oro 9,50		DK92 5,40		OA70 1,70
AMERICAIN	6C5 8,00		DK96 5,40		OA79 2,30
	6G5 8,00	35Z5 8,00		EF40 10,10	OA85 1,85
		42 9.50		EF41 6,40	PCC84 6,70
	6H8 8,50	43 9.50		EF42 11,40	PCC85 6,70
1S5 5.05	615 8,50	47 9,50		EF80 4,70	PCC88 14,00
174 5.05	616 12.50	50B5 7.10		EF85 4,70	PCC189 . 10,80
2A6 9.50	6]7 8,50	50C5 7.50		EF86 7,40	PCF80 7.70
2A7 9,50	6K7 8,00		EBC3 10,10	EF89 4,70	PCP82 6,70
287 9,50	6L6 12,50	55 8,00		EF183 7,40	PCL82 7,40
204 5,40	6L7 7,00	56 8,00	EBC41 6,40	EL3 10,80	PCL85 10,10
254 5,70		57 8,00	EBC81 8,00	EL36 15,00	PL36 14,80
5Y3GB 5,40	6M7 8.50	58 8.00			PL81 9,75
5Y3GT 5,40					PL82 5,40
6A7 9.50				FL83 5,70	PL83 5,70
6A8 8,50				EL83 5,70	PL136 21,90
				EL84 21,90	PY81 6,40
					PY82 4,70
6AQ5 4,00 6AT6 4,70		506 6,50 807 18,50	EBL1 12,78	EL136 9,75	PY88 7,40
					UAF42 6,70
6AV6 4,70			ECC81 5,70	EM4 7,40	UBC41 6,40
			ECC40 10,10	EM34 7.00	UBF80 5.05
				EM80 5,40	UBF81 4,70
			ECC83 7,40	EM85 5,40	UBF8 5,05
6BA7 6,50			ECC84 6,70	EM81 5.05	UCC85 6,70
6BE6 6,70			ECC85 6,70	EM34 7.40	UCH21 12,10
6BC6 18,50			ECC189 . 10,80	EY51 7,40	
6BQ6 14,50			ECF1 9,50	EY81 6,40	UCH81 5,00
6BQ7 6,70			ECF80 6,70	EY82 4.70	UCL82 7,40
6C6 8,50			ECF82 6,70	EY86 6,40	UF81 6,40
6C6 8,50		AZ41 5,40	ECH3 9,50	EY88 7,40	UF85 4,70
6CB6 8,70			ECH21 12,10	EZ4 7.40	UF89 4,70
6CD6 19,00			ECH42 8,50		UL41 7,40
6D6 9,50					UL84 6,10
6DQ6 13,45				EZ81 4,10	UM4 7,75
6DR6 9,75					UY42 5,70
6E8 8,50					UY85 4,00
6F5 9,50	135 8,00	DF96 5,05	ECL85 10,10	GZ41 4,00	UY92 4,00
		_ OC70	3,0	0 OC71	3,50
TOAN	CICTAL	- OC/			
IKAN	SISTOF	C OC72	4.0	0 OC44	4,50

OC45 4.00 LE JEU DE 6 1xOC44 - 2xOC45

TRANSISTORS 1xOC71 - 2xOC72 OC170 ... 24,00

RECLAME AU CHOIX. LE TUBE 4 NF RECLAME RECC3 - EF80 - ECL50 - PL81 - PY80 - PY82 - PY81 - ECC63 - ECC82 - PL82 PL83 - ECF60 - EF85 - 12AV6 - ECF62 - EF89 - EL81 - EL83 - EY81 - EV86 PCC84 - EF82 - ECS1 - EA8C-80 - EL86 - EW84 - EW85 - TY81 - EV86 PCC84 - EF89 - TR5 - ECC64 - 1286 - 12AV - LUCH42 - UBC41 - UL41 - UL4 RECLAME O AU CHOIX. LE TUBE 4 NF

AMPLIFICATEUR HAUTE-FIDELITE 10 WATTS

LE KAPITAN



et MICRO avec possibilité de mixage DISPOSITIF dosage «graves» «aiguës» POSITION SPECIALE F.M. ETAGE FINAL P.P.

ENTREES PU

Ultra-linéaire à contre-réaction d'écran - Transfo de sortie 5, 9,5 et 15 ohms - Sensibilité : 600 mV - Alternatif 110 à 245 volts - Présentation profes-sionnelle. Dimensions : 370 x 180 x 150 mm. COMPLET, en pièces détachées

EN ORDRE DE MARCHE 185,00

(Port et Emballage : 12,50)

NOS ENSEMBLES PRETS A CABLER, avec schémas, plans de câblage et devis. Envoi contre 1 NF pour frais.

NOUVEAU CATALOGUE (février 1962) timbres pour frais d'envo

14, rue Championnet, PARIS-XVIII* Tél.: ORNano 52-08 C.C.P. 12 358-30 - PARIS

ATTENTION! Métro: Porte de CLIGNANCOURT OIL SIMPLON EXPEDITIONS IMMEDIATES PARIS - PROVINCE Contre remboursement ou mandat à la commande TUNER FM

Modulation de Fréquence

7.50

pour réception de la CARAVELLE

Permet la réceptio de la gamme F.M. dans la bande 87 à dans la b

108 Mcs.

7 Iampes.

Distorsion 0,4 %.

Sensibilité 1 µV.

Entrée 75 ohms.

Niveau BF constant.

COMPLET, en pièces détachées avec platin

coffret

EN ORDRE
DE MARCHE
Le coffret: 22,50 (Port et Emball 163,50 190.00 (Port et Emballage : 11,00)

UNE AFFAIRE « LE CRICKET »



ELECTROPHONE 4 VITESSES Grande marque Alternatif 110/220 volts -P. 17 cm dans couvercle

AU PRIX INCROYABLE 135,00 (En ordre de marche) 135,0 (Port et Emballage : 14,00)

NOUVEAU MAGNÉTOPHONE "RECORD STÉRÉO"

Décrit dans le H.-P. du 15 décembre 1961

EN STEREO : enregistrement/lecture.

EN MONO: 4 pistes commutables; très longue durée: 6 heures par bobines en Hi-Fi.

Puissance 8 watts • 2 H.-P., dont 1 monté dans le couvercle détachable permet l'utilisation véritablement stéréophonique de ce magnétophone.

Contrôle visuel de l'enregistrement.

Ampli double Hi-Fi commandé par touches. Réglage de volume sur chaque canal.

Réglage séparé des graves et aiguës.

3 entrées - 3 sorties, etc., etc... Présentation très élégante mallette gainée en vulcano-plastique.

PRIX... 900,00

PRIX En ordre de marche, sans mi-

Dimensions: 370 × 350 × 220 mm

UNIQUE AU MONDE

Dimensions : 350 \times 250 \times 105 mm

Dimensions : 350 × 250 × 105 mm

Amplis et préamplis incorporés • Commutation fonctionnelle par clavier à touches • Entrée PU magnétique, pièzo, céramiques. Têtes magnétiques tuners · Sorties • Modulation pour enregistreur • 2 H.-P. • Impédances multiples à canal central • Inverseur de canal • Correcteur de gravure NAB-RIAA, linéaire de 78 T • Réglage séparé des graves et des aigués sur chaque canal • Balance • Inverseur de phase.

● 10 WATTS ●

Décrit dans « Radio-Plans » de février 1961

GARANTIE: 1 AN

• 17 WATTS • Décrit dans le « Haut-Parleur » de février 1961

GARANTIE: 1 AN

20 % NET :

@ 35 WATTS @ PUISSANCE DE SORTIE 2 x 17,5 W = 35 WATTS

20 % NET :

PRIX COMPLET

PRIX COMPLET

REMISE

fois . .

EN ORDRE DE MARCHE

CARTON STANDARD

Ensemble des pièces déta-

chées prises en une seule

REMISE

EN ORDRE DE MARCHE

CARTON TO STANDARD

Ensemble des pièces prises NET :

STEREO TOTALE

MONO ET DUO

CANAL

560,00

448.00

344,00

680,00

416,00

900.00

720,00

544,00

Ampli complet, en pièces détachées, avec dossier de montage. Platine mécanique, montée, en ordre de marche et mallette acoustique de luxe. REMISE


CARTON IT STANDARD

20 % DEDUITE

640,00

NOUVEAU SUPER TUNER PROFESSIONNEL

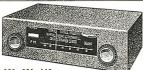(Décrit dans le H.-P. du 15 novembre 1961)



350×250×105 mm

CONTROLE AUTOMATIQUE DE FREQUENCE STEREO MULTIPLEX INCORPORE

Unique au monde : Stabilité totale, ni glissement ou déréglage possibles, grâce au «BOUTON MAGIQUE» qui permet un réglage 100 % exact. Ce réglage se fait AUTOMATIQUEMENT avec une précision totale en pressont le bouton du cadron • Sensibilité EXTRAORDINAIRE : 0,7 mV • Bande passante MF : 30 à 18 000 p/s à 2 d • 8 8 lampes • 2 d idodes. Vames dimensions que les amplis « FRANCE COMPACT »).

REMISE

20 % NET :

PRIX COMPLET EN ORDRE DE MARCHE 580.00 464.00

GARANTIE : 1 AN

ATTENTION! Toutes les CARTON parties HF, MF, détection sont cáblées et réglées avec leurs lampes en laboratoire.

ENSEMBLE PROFESSIONNEL

REMISE 20 % DEDUITE : 384,00

HAUT-PARLEURS



« VERITE »

31 cm. BI-CONE à impédance constante. Puissance 20 W. Champ : 17 000 gauss. Suspension libre. Impédance 15 ohms. Bande passante 25 à 18 000 kz ± 4 dB. Bâti fonte. Poids: 4 kg.

PRIX : 310, NET 250,00

25 cm à impédance constante. Puissance 10 W. Champ : 18 000 gauss. Suspension libre. Impédance : 15 ohms. Bande passante : 25 à 17 000 Hz.

Bàti en fonte. Poids: 2,2 kg.

PRIX: 180. NET 145,00

DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION SPECIALE « HAUT-PARLEURS »

GARANTIE: 1 AN
Mêmes caractéristiques que le 17 watts, mais avec
deux boutons de plus,
1º Réglage double de MEDIUM (courbe Fletcher),
2º Filtre double de coupure raide 5.7.10 Kcs. PRIX COMPLET EN ORDRE DE MARCHE 20 % NET : REMISE

> CARTON STANDARD

chées prises en une seule NET :

558,00

MAGNÉTOPHONE PORTATIF A TRANSISTORS

"TRANSITAPE STEELMAN REPORTER"

DERNIER MODELE IMPORTE DIRECTEMENT

DES U.S.A. 2 vitesses, 7 transistors RCA

• Piles au mercure.

Gain 55 dB.

Témoin de charge et de modulation

Dimensions: 180 × 250 × 80 mm

COMPLET, AVEC PILES, BANDE MICRO ET HOUSSE EN CUIR NEUF ET GARANTI 1 AN PRIX DE GROS POUR NOS CLIENTS 950,00

"STUZZI" MEMOCORD



Dim.: 16×80×36 mm

Magnétophone miniature

Poids 350 g.

4 pistes sur bande standard. Durée d'enregistrement : 1 h.

Bande passante 200 à 3 500 Hz.

Prise ampli H.-P. et micro supplémentaire.

Prises pour capteur téléphonique et pédale de télécommande.

PRIX COMPLET, avec écouteur 485,00

DISTRIBUE PAR MAGNETIC-FRANCE

BANDES HI-FI FERRO-SHEEN IRISH IMPORTATION DIRECTE DES U.S.A.

Ces bandes magnétiques, fabriquées par la célèbre firme AMPEX, sont considérées comme les meilleures

Par. 1	Par. 2	Par. 5
19,50 29,20 32 45	14 22 24 36	12,50 20 22 34
	19,50 29,20 32	19,50 29,20 32 14 22 32 24

QUANTITE ILLIMITEE

NOUVEAU CATALOGUE HI-FI

Edition de luxe abondamment illustrée avec les dernières productions mondiales
Envoi contre 2,50 NF en timbres

DEMONSTRATIONS TOUS LES JOURS DANS NOTRE AUDITORIUM de 10 à 12 et de 14 à 19 heures

FERME DIMANCHE ET LUNDI

CRÉDIT POSSIBLE



175, rue du Temple - PARIS (3°) C.C.P. 1875-41 - PARIS

Téléphone : ARC. 10-74 Métro : Temple ou République

N° 1048 * LE HAUT-PARLEUR * Page 17

2∞Cour

DROITE

TOUTE UNE GAMME DE REALISATIONS

PREAMPLI STEREO RSL 7

Préampli symétrique à voies, - Sensibilité 4 mV. Niveau de bruit à -- 62 dB entrée séparées à commutation par clavier. - Cor-rection de tonalité indépendante graves et aiguis sur chaque canal. - Commanda d'équilibrage dynamique. -Commande de symétrie. -Contacteur de sortie à 4 touches pour stéréo et monau-Filtre passe haut en double T Inverseur do



AMPLI HI-FI 12 W SYMPHONIE III

AMPLI HI-FI 12 W SYMPHONIE III
Héfriter d'une lignée prestigieuse d'amplis HI-FI. Puissance nominale 10 watts. Sensibilité 600 m/v. Bande passante 10 à 150000 Hz à 2 dB. - Niveau de bruist
à moins 92 dB. - Distorsion 0,28 % - 28 dB de contre-réaction totale. - Traide
de sortie à grains orientés double C. - Commande de symétrie. - Commande
d'évalibrage dynamique. - Circuit antitrofflement. - Conception professionnelle. Alimentation par transformateur. - Dimensions : 30 x 15 x 15 cm. - Elégant cofret noire d'or. - Deux amplis Symphonie et un préampli stérico constituent une
chaîne stérée haute fédité inégalable.

PRELUDE 2 x 6 W PRELUDE 2 x 6 W

Fassuble préampil et ampli. - Deux chaînes indépendantes. - Bande passante
10 à 50 000 c/s - Distorsion 1 % à 6 W - Niveau de bruit à moins 60 dB. -
Contacteur de courbes à 4 positions. - Commandes de graves et d'aiguist indépendantes
18 dB. - Circu d'internation par l'autri-ronflement. - Push-puil de sortie utra-linéaire,
Commande d'éculibrage. - Alimentation par transformateur et redresseus ses. -
Elégant coffret métallique deux tons - Face avant plexiglas gravé or - Sensibilité
4 mV - 4 entrées - 3 impédancs de sortie - 10 lampes et 2 cellules - Di-

AMERICAN KITS PACO SA 40 STEREO

Ampli double +- préampli 2 fois 20 W. - 0,5 % à 20 watts. -- Impédances 4 - 8 - 16 - 32 \(\Omega\$. Bande passante 30 \text{ à 900 at \(\Delta\$ l d B. - Facteur d'amortissement 22. - Rapport signal/bruit 80 dB filtre passe-haut 6 dB par octave. -

PREAMPLI HI-FI 8 W CONCERTO II

Essemblich Préampli et ampli. Sorties I.P. 2,8 et 16 ohms et lasses impédance 500 m². - Distroirio 38,9 d. 6 W. 19,9 g. 8 W. - Niveau de bruit 1 noins 60 dB. - Passe de 5 à 100 000 Hz à 2 dB. - Sélecteur de courbe à 4 positions. - Commandes de graves et d'aggiès indépendantes à 18 dB. - Circuit d'annilation du ronflement - Alimentation par transformateur et régulatrice à gaz - 7 lampes. - Coffret métallique 2 tons, sobre et élégant. - Sensibilité 5 m². - Diemessions ;

TUNER FM RSL 680 AVEC BLOC 166

TÜNER FM RSL 680 AVEC BLOC 166

HF. cascode - Changement de frequence par triode-pentode. - Stabilisation de l'oscillateur, - Trois amplificatrices M.F. - Détecteur de rapport, - Amplification in a consideration de l'observation de l'observatio

TUNER 171 Complet en pièces détachées avec bloc H.F., préréglé câblé. Net 180,00

TUNER AM-FM 591 B



Partie F.M. identique au « Tuner RSL 680 ». Partie A.M. : H.F. cascode. - Changement de fréquence triode-hexode. - M.F. à sélectivité variable 6/9 kHz - Détection 6/9 kHz. - Detection Sylvania biphasée à dou-ble triode. - Antifading amplifié indépendant. -Cadre à air blindé orientable. - Sensibilité utili-sable : I microvolt. -Commutation A.M.-F.M. relais - Les récepteurs .M. et F.M. sont indépendants pour réception

persolants pour écception 70 kHz incorporé pour stéréo à sous-porteuse. - 12 lampes. - Alimentation à fransformateur. - Crand cadran glace. - Elégante ébénisterie. - Dimensions : 50 x 30 x 25 cm.

HAUT-PARLEURS: WHARFEDALE, GENERAL ELECTRIC, UTAH, UNIVERSITY, CATHEDRAL, QUAD ACOUSTICAL, REK-O-KUT USA. GEGO. VEGA. PHILIPS. etc.

3. rue de Rome, PARIS (8e) Tél. : EUR. 61-10 - C.C.P. 4752-63 Paris

ÉRADEI

RUE LOUIS-BLANC

Tél.: NORD 03-25

12. RUE DU CHATEAU-LANDON -PARIS (10e)-

C.C.P. 140-13-59

Tél.: COMbat 45-76

VENTE PUBLICITAIRE SANS PRÉCÉDENT

POSTE RADIO d'importation allemande. Grand super 9 lampes, courant 110/220 volts, 3 H.-P. (1 dynamique pour graves, 2 dynamiques pour médium et aigués). Registre son par clavier 3 touches. Valeur réelle: 200 000 6 gammes d'onde 950.00. Vendu ... 380 00

POSTE RADIO d'importation allemande, 2 OC, 2 PO, GO et FM, 8 lampes. Prix réel: 480,00. Vendu 250 00

105.00 POSTE D'APPARTEMENT bakélite PO et GO Ducretet-Thomson.

MAGNETOPHONE d'importation allemande, 2 vitesses : 9,5 et 4,75. Double piste. Bande normale de 240 m. Enregistrement et reproduction par tête magnétique de haute puissance. Réglage séparé des graves et aiqués. Compteur avec remise à zéro. Livré complet, avec housses, 500.00 micro et bandes

Un autre modèle de mêmes caractéristiques, mais plus 600.00 fidèle et plus puissant

30.00

1 lot de disques 45 tours, neufs. 20 disques ELECTROPHONE avec platine 4 vitesses H.-P. 21 cm. Coffret bois. Prix réel: 250,00. Vendu 155.00

ELECTROPHONE avec changeur Pathé - Marconi, 3 H. - P. 250,00 Prix réel : 390,00. Vendu

REGULATEURS AUTOMATIQUES ET AUTO-TRANSFOS, tous ampérages et voltages.

POSTES TRANSISTOR

Importation allemande

Super 8 transistors avec modulation de fréquence. PO -350.00 GO - OC. Prix exceptionnel

135.00 RASOIR SUNBEAM multivolt, dernier modèle

AFFAIRE UNIQUE REFRIGERATEUR 180 litres. Prix réel: 1.100,00. 650.00

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

RADIATEUR SOUFFLANT ASTRON RECORD, 1 000 W, 110 V, 2 000 W, 220 V

99.00

REFRIGERATEURS « CADDIE », 105 170 - 250 litres. REFRIGERATEURS « AUSTRAL ». Groupe Tecumseh, 125, 160 et 200 litres. Vendu avec 40 % de remise.

Vandu

MACHINE A LAYER semi-automatique à tambour inox., emballage d'origine. Valeur réelle : 900,00 CUISINIERES à gaz et butane, BRACHET - RICHARD - DEMEYER, 3 feux et 4 feux.

ASPIRATEURS allemands et hollan-

dais.
ASPIRATEUR TRAINEAU - Valeur réeile : 340,00. Vendu 230,00
avec accessoires 230,00
ASPIRATEURS « RADIOLA ». Trainegu balai. Remise 30 %.

MACHINE A LAVER d'importation U.S.A. Lave et essore 4 kg 500 de linge, essorage électrique dans les deux sens. Robustesse exceptionnelle.

Prix réel : 1.800,00. Sacrifié :

600.00



Sur les téléviseurs et appareils ménagers, nous faisons entre 25 et 30 % de remise suivant marques

Conditions de paiement : comptant à la commande ou un tiers comptant, le solde contre remboursement suivant les articles.



recevrez tout ce qu'il faut !


pour devenir un électronicien qualifié, en suivant les Cours de Radio et de Télévision d'EURELEC.

Pour le Cours de RADIO : 52 groupes de leçons théoriques et pratiques accompagnés de 11 importantes séries de matériel contenant plus de 600 Pièces détachées qui vous permettront de construire 3 appareils de mesure et un superbe récepteur à modulation d'amplitude et de fréquence!


Pour le Cours de TÉLÉVISION : 52 groupes de leçons théoriques et pratiques, 14 séries de matériel. Vous construirez avec les1.000 Pièces détachées du cours TV, un Oscilloscope professionnel et un Téléviseur 110° à écran rectangulaire ultra-moderne!



S. P. I. 35

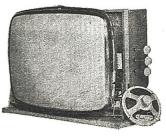

Pour devenir un parfait Electronicien!

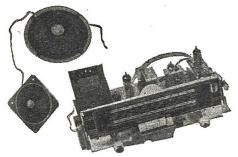

Vous réaliserez, sans aucune difficulté, tous les montages pratiques grâce à l'assistance technique permanente d'EURELEC.

Notre enseignement personnalisé vous permet d'étudier avec facilité, au rythme qui vous convient le mieux. De plus notre formule révolutionnaire d'inscription sans engagement, est pour vous une véritable "assurance-satisfaction".

"Et songez qu'en vous inscrivant aux Cours d'EURELEC, la plus importante organisation européenne pour l'enseignement de l'électronique par correspondance, vous ferez vraiment le meilleur placement de toute votre vie, car vous deviendrez un spécialiste recherché dans une industrie toujours à court de techniciens.

Demandez dès aujourd'hui l'envoi gratuit de notre brochure illustrée en couleurs, qui vous indiquera tous les avantages dont vous pouvez bénéficier en suivant les Cours d'EURELEC.

EURELEC & CINSTITUT EUROPEEN D'ELECTRONIQUE

31, rue d'astorg - Paris 8°

Pour le Benelux exclusivement : écrire à EURELEC, II, rue des Deux-Églises - Bruxelles

BON

(à découper ou à recopier)

Veuillez m'adresser gratuitement votre brochure illustrée. HP 88

NOM

ADRESSE

..........

pièces détachées







TOUS NOS APPAREILS PEUVENT FTRE LIVRES CABLES SUR DEMANDE

Notices, plans et schémas de chaque ensemble contre 2,50 en timbres

ARV 3 W

PRIX NET 60.00 75,00 alternatif 110/220 V - ECL86 - 1EZ80 ELECTROPHONE 3 W 5 EN MALLETTE * Décrit dans « le Haut-Parleur » du 15 décembre 1961 châssis alternatif pour transfo - 1 ECL86 + 1 x EL80 - Grave, aigu séparé - Tourne-disques Radiohm 4 vitesses - Haut-parleur AUDAX 180,00

cm spécial **ARV 4,5 W**

pour électrophones 3 lampes: 1 × 12AU7 - 1×EL84 - 1×EZ80 - 3 potentiomètres: 1 grave, 1 aigu, 1 puissance - Matériel et lampes sélectionnées - Montage: Baxendall à correction établie: Relief sonore physiologique compensé

TR 184 - 4,5 W

3 lampes: 1x 12AU7 - 1x EL84 - 1x EZ81 - 3 potentiomètres dont 1 à prise - Transfo alimentation avec capot - Transfo de sortie spécial à 4 secondaires: 3,5, 5, 8, 15 ohms - 3 entrés Radio - FM - Pick-up - Présentation moderne en coffret métallique.

168,00 TR 191 - 10 W 180,00 5 lampes push-pull - 2×EL84 - Coffret plat compact 225,00

TR 284 STEREO

Deux conaux en classe A - 4 watts sur chaque canal - 8 watts en monaural - Transfo de sortie à 2 impédances - Entrées : 4 posimonaural - Transfo de sortie à 2 impédances - Entrées : 4 posiBaxandall, relevé 15 dB - En grave : circuit à impédance variable : 15 + 10 dB par contrôle physiologique - Courbe de réponse : correction à zéro : linéaire de 50 à 16 000 ± 1 dB - 5 tubes : 2 X | 2 AU7 - 2 X EL84 - 1 X EZ81 - Belance sur mono et stéréo - Présentation et qualité du 18 229 en coffret métallique givré.

295,00 ges TR 229 - 17 Wesseller - 17 Wesseller Le meilleur dans sa catégorie, le meilleur marché, la plus

Le meilleur dans sa catégorie, le meilleur marché, la plus F67et vente en KIT EF86 - 12ATT - 12AXT - 2 X EL84 - EX81 - Préampli à correction établie · 2 entrées pick-up houte et basse impédance - 2 entrées Radio AM et FM - Transfo de sortie : GP 300 CSF - Groves - Alguës - Relief - Gain - 4 potentiomètres sépardés - Podrisation fixe par cellule axymétal - Réponse 15 à 5000 Hz - Gain sigues ± 18 dB - Groves 18 dB + 25 dB - Présentation moderne et élégante en coffret métallique givré - Equipé en matériel professionnel, Modèle 6 lampes

FM 183 - TUNER

Large bande (400 kc) - Musicalité incomparable - 3 tubes (valve et ceil en sus) dont une nouveile pentode à grande pente - Stabi-lité absolue sans glissement - Fonctionne sans antenne près des émetteurs locaux - Présentation moderne en coffret métallique.

FM 229 - TUNER 7 tubes avec ruban EM84, plotine MF câblée. Sensibilité 2 mV.

Multiplex 235,00 295.00 265,00

...... ALLEMANDE -----



ENCEINTE ACOUSTIQUE NOYER VERNI

2 HAUT-PARLEURS: 1 Elliptique 16 × 24 + 1 Tweeter. Filtre par condensateur, Puis-sance : 10/12 watts, Impédance: 7 ohms. Remarquable qualité musicale. Bande passante: 60 à 18 000 Hz. Livré complet avec cordon de 6 mètres, fiche et housse.

PRIX

290.00 NET

ENSEMBLE MONO STEREO HS 1

comprenant :

l ampli alter 110 à 240 V à 2 canaux, sortie : 2×ECL82. Puissance 2 × 3 watts. pupitre de commande à tou-ches: Radio P.U. cristal, grave, aigu, mono, stéréo, balance, puissance

2 petites colonnes miniatures com-prenant chacune 1 haut-parleur 21 cm.

Multiples possibilités. Micro, ma-gnétophones, F.M., etc...

L'ensemble complet en o de marche indivisible. ordre

PRIX 350,00 NET





220,00

97,50

365.00

338,00

198,00

78,00

145,00

235,00

290,00

270,00

169,00





------Un magnifique outil de travail : PISTOLET SOUDEUR IPA 930 (Importation italienne) à chauffe instantanée. Livré complet avec cordon et certificat de garantie : 1 an, dans un élégant sachet en matière plastique à fermeture éclair, tous voltages 110 à 240 volts. Poids : 830 gr. Valeur : 99,00. Vendu au prix de gros

Les commandes accompagnées d'un mandat, chèque, ou chèque postat, bénéficieront du franco de port et d'emballage pour la Métropole.

DEPARTEMENT PROFESSIONNEL INDUSTRIEL - GROSSISTE COPRIM - TRANSCO - MINIWATT DOCUMENTATION

SPECIALE SUR DEMANDE

155, av. Ledru-Rollin, PARIS-XIe - ROQ. 98-64

Page 20 ★ LE HAUT-PARLEUR ★ N° 1048

RAPY





Exposition permanente sur 1150 m² du plus grand choix de pièces électroniques..!

SELF - FORMIDABLES

	ALU 10/10 40 × 40 cm 3.75 • 40 × 50 cm 4.40 50 × 50 cm 5.60 15/10 25 × 25 cm 2.10 • 40 × 40 cm. 5.20 20/10 40 × 30 cm. 5.20 • 50 × 40 cm. 5.80 50 × 50 cm 10.80	B. 45
	AMPLI pour ELECTROPHONES en pièces détachées : 3WTC (UBC81 - UL84 - UY85) avec schéma 45,00 3W ALT. (EF86 - EL84 - EZ80) avec schéma 66,00 Swyplément pour précmpli micro	manana
	AMPLI CAID (1 transist. + 1 pile), améliore le rendement des postes transistors en voiture, s'intercale entre antenne et poste	*
	$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	×
•	Ecouteur miniat. 15, 30, 300, 1,5 kΩ. 10,00 CELLULES Pick-Up: — Piézo 4 vit. gde marque avec saphirs	de PI
	CIRCUITS IMPRIMES: TOUT pour leur réalisation. 1º Ensemble JUNIOR pour un circuit (Copper clad - encre - diluant - solution pour bain, avec notice) 2º Ensemble SENIOR: 500 g Copper Clad - encre - diluant - solution et bac pour bain - pince detaillée	Q GEE
	COPPER-CLAD isolant cuivré pour circuit imprimé : — cuivré 1 face. Le DM2	G Si
	COFFRETS pour POSTES PORTATIFS: Plastique 13 × 7,5 × 4 cm 6,00 Plastique 20 × 13 × 6 cm 5,00 Plastique 24 × 16 × 8 cm 5,00 Bois gainé 20 × 11 × 7 cm 3,50 Bois gainé 20 × 11 × 7 cm 5,00 Bois gainé 20 × 18 × 9 cm 5,00 Do avec cache 7,00 Cuir véritable 22 × 14 × 6 cm 18,00	Summer and the second
	DECORATION INSONORISATION Ensemble à Floquer (floq aldhésif - diluant - tamis - pochoir) pour 25 DM2 9,50 (Avec notice d'emploi - Grand choix de couleurs)	
	FIL EMAILLE coupes de 5 à 500 m suivant diamètre. Jusqu'à 12/100, le m 0,01 Jusqu'à 10/10, le m 0,20 17/100, le m 0,02 » 16/10, le m 0,01 » 16/10, le m 0,40 30/100, le m 0,05 » 20/10, le m 0,50 50/100, le m 0,10 » 25/10, le m 0,70 Jusqu'à 40/10, le m 1,20	
	FIL RESISTANT de 0,75 à 750 ohms/mètre, de 14/10 à 3/100. Bobines de 10 ou 20 m selon diamètre. Prix 2,00	V
	$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	2 2
	— pour aiguës — Statique	P 3 4 3 3
	LAITON 3/10 20 x 22 cm 2,00 ● 30 x 22 cm. 3,00 40 x 22 cm : 4,00 8/10 40 x 32 cm. 7,00 ● 12/10 36 x 33 cm. 12,00	3 4 r
ſ	RADIO + M.I	

					IQUES						mm	19.00
60	m	ğ	82	mm	6,50	ĕ	360	m	Ø	178	mm	13,00 23,50
~	~~	~~	~~	~~~	~~~	~	~~	~~	~~	~~~	~~~	~~~~}

MOTEURS 4 à 6 V 17 gr télécom	5,00 3,00
de T.D. 4 vitesses)	10,00
PLATINES T.D. 4 vitesses, depuis	65,00
\bigstar UNE VALISE 41 $ imes$ 23 $ imes$ 8 $+$ 8 cm en	PRIME
pour tout ACHAT D'UNE PLATINE *	
QUARTZ	
Gd choix de fréquences (depuis)	2,00
Ensemble de 80 quartz (de 5706 à 8340 Kcs). Exceptionnel (valeur : 175,00)	80,00
REDRESSEURS	
E250C50 Allemand (tubulaire)	5,00
E250C250 » (plat)	10,50
B250C150 » (tubulaire)	11,50
2×120 V 0,4 A à ailettes	20,00
Germanium OA50 (tiges courtes)	0,50
Silicium 500 V 0,5 A	8,00

	90° 22,00 • 110° 25,00
	DEFLECTEURS avec schéma : 70° 5,00 ● 90°
-	BOITIER plastique pour commande à distance avec 7 m fil 7 cond
•	REGULATEURS AUTOMATIQUES (fer saturé) :
-	110/220 V entrée et sortie, depuis 135,00 spéciaux pour 110°, depuis 175,00 manuels 250 VA. depuis 50.00

TUBES CATHODIQUES 49 cm et 59 cm 110º :

THT avec schémas sans valve :

75,00

NOR. 05-15

TELEVISION

TUBES pour OSCILLO DG7/5	50,00 75,00
VALISES GAINEES: a) Pour magnétophones: $20 \times 30 \times 15 + 3$ cm en fibre de verre $29 \times 29 \times 15 + 3$ cm en bois gainé luxe	9,00 25,00
b) Pour électrophones :	
Pour plotine PATHE, PHILIPS, etc 34 × 25 × 7 + 7 cm en fibrine	10,00 12,00 25,00 35,00
TI X or X , I - our rest game a tree, tree	000

296, rue de Belleville

PARIS-XX

19, rue Claude-Bernard

PARIS-X°

5, rue de l'Aqueduc (Gores Nord et Est) GOB. 47-69 MEN. 40-48 (Pte des Lilas) (Gobelins) SERVICE PROVINCE: S.C.A.R., 19, rue Claude-Bernard - PARIS-Vo - C.C.P. 66-90-78 - PARIS Envoi minimum 30 NF • Frais d'envoi en sus • Nous n'avons pas de Catalogue...

PARIS-V

Informations

COMMUNIQUE

E Réseau des Emetleurs Français, Association reconnue
d'utilité publique et groupaul
les radioamateurs de France et de
la Communauté Française, communique que les démarches qu'elle a
faites auprès de l'Administration
tendant à oblenir la suppression de
la taxe des stations mobiles viennent d'aboutir. La taxe des mobiles
est done supprimée depuis le 1st jardvier 1962. Pour tous reasségements
complémentaires s'adresser au secrétariat du R.E.F., 60, boulevard de
Bercy, Paris (129).

LE HAUT-PARLEUR

Directeur-Fondateur J.-G. POINCIGNON Rédacteur en Chef : Henri FIGHIERA

Direction-Rédaction : 25, rue Louis-le-Grand PARIS

OPE 89-62 - C.C.P. Paris 424-19

Abonnement 1 an (12 numéros plus 2 numéros spéciaux): 15 NF (1.500 fr.) Abonnement étranger: 18,50 NF (1.850 fr.)

SOCIETE DES PUBLICATIONS
RADIO-ELECTRIQUES
ET SCIENTIFIQUES
Société anonyme au capital
de 3.000 nouveaux francs
142, rue Montmartre
PARIS (2°)



CE NUMÉRO A ÉTÉ TIRÉ A 54576

EXEMPLAIRES

PUBLICITE

Pour la publicité et les
petites annonces s'adresser à la
SOCIETE AUXILIAIRE
DE PUBLICITE

142, rue Montmartre, Paris (2°) Tél. : GUT. 17-28 C.C.P. Paris 3793-60

Nos abonnés ont la possibilité de bénéficier de cinq lignes gratuites de petites annonces par an, et d'une réduction de 50 % pour les lignes suivantes, jusqu'à concurrence de 10 lignes au total. Prière de joindre au texte la dernière bande d'abonnement.

NÉCROLOGIE

LUCIEN CHRETIEN (1900-1962)

TOTUE confrère et ami Lucien Chretten r'est plus. Rédacteur chef et la revue « ludio et TV a depuis ten eu cui des plus importants ouvrages u'enseignement de la vadio, de la télévision et de l'électronique édités par les éditions Chiron, il occupait parmi notre presse spécialisée une place unique par sa compélence, sa très grande culture générale et son expérience.

Lucien Chrétien était ingénieur de l' Lucien Supérieure d'Electricité, ingénieur-conseil, membre sociélaire de la Sociélé des Gens de Lettres, membre de la Sociélé Française des Electroniciens et Radioélectriciens. Il était itulaire d'importants brevets d'inventions français et étrangers,

Pendant 23 ans, Lucien Chrétien a enseigné les cours d'études supérieures de l'Ecole Centrale de T.S.F, et d'Electronique. Des milliers d'élèves, les uns aujourd'hui ingénieurs confirmés, les autres techniciens de laboratoires, lui doivent leur formation,

Né et mort à Provins dans une maison du xur siècle où il avait créé un laboratoire personnel de télévision, il travaillait sans relâche pour les sciences modernes dans un cadre médiéval.

D'une haute valeur morale, Lucien Chrétien a fondé en 1926 avec le Père Brottier, les cours de radioélectriciens des Orphelins d'Auleuil, et il n'a cessé pendant 35 ans, de s'occuper d'eux.

Ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité selon sa stricte volonté.

Nous partageons avec émotion le deuil de sa famille et de ses amis et nous leur présentons nos sincères condoléances.

CARNET NOIR

Es Editions Techniques Professionnelles G. Dufour ont la deuleur de vous faire part du décès accidentel de M. Guy Tassigny leur secrétaire général de rédaction.

seria secretario menticata del renacionale del conficiente del



UN NOUVEAU HAUT-PARLEUR VRAIMENT EXTRAORDINAIRE

le UTAH D 8 M

- DOUBLE FLUX ANNULAIRE
- BICONE
- Diamètre 21 cm
- Impédance 8 ohms
- Bande passante 30-17000 Hz
 - Puissance de crête 20 W
 Registre de basse iden-
- tique à 1/2 W comme à 10 W • Rendement élevé

UNE RÉVOLUTION DANS LA TECHNIQUE DU HAUT-PARLEUR

ON DANS Démonstration permanente

RADIO SAINT-LAZARE
3. rue de Rome. PARIS-8°

IMPORTATION DIRECTE

APY _

VOL

PIERRE LUCARAIN, rédacteur technique, nous communique qu'il luí a été volé par effraction de sa volture, le 6 janvier 1962, rue Duroc, à Paris, un récepteur portatif à transistors Radialva « Prestige », n° 704.080.

Ce récepteur présente trois particularités : la touche P.O. du clavier manque, la partie du coffret entourant le bloc H.F. a été recouvert d'un blindage en clinquant de cuivre, le transistor H.F. blindé OCI70 d'origine a été provisoirement remplacé par un OC44 ce qui provoque un accrochage permanent en G.O., P.O. et O.C.3 sur position «cadre».

Nous remercions vivement à l'avance le radioélectricien qui pourrait nous indiquer une piste à l'occasion de l'éventuel dépannage de ce récepteur.

COMMUNIQUE

Les négociations entamées depuis quelques mois entre la société la companie Française Thomsom-Houston ont abouti à un accord de principe, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, pour la création d'une société française ayant pour objet l'industrie des semi-conducteurs.

La Compagnie Française Thomson-Houston mettra à la disposition de cette société les moyens techniques et industriels dont elle dispose déjà dans ce domaine et la General Electric la fera bénéfeler de la licence de ses brevets.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du développement inhérent au marché mondial de l'électronique, et plus spécialement dans les perspectives de la communauté européenne.

LA IV EXPOSITION INTERNATIONALE DES INSTRUMENTS DE MESURE DE L'ELECTRONIQUE ET DE L'AUTOMATISATION

I A IV^a Exposition Internationale des Instruments de Mesure, de l'Electronique et de l'Automatisation se tiendra à l'Olympia de Londres, du 28 mai au 2 juin 1962. Près de 500 firmes, parmi lesquelles de nombreuses entreprises étrangères, occuperont une superficie de plus de 23.000 mêtres carrés. La superficié des stands loués a augmenté en moyenne de 20 %.

Tout semble indiquer que le nombre record des visiteurs étrangers de 1960 (4.000) sera largement dépassé, de même que le nombre des visiteurs nationaux (70.000 en 1960). La IV[®] Exposition permettra aux

La IVº Exposition permettra aux industriels et aux savants, tant de Grande-Bretagne que de l'étranger, de voir non seulement les plus récents modèles d'instruments de mesure et de matériel électronique, mais aussi des prototypes de machines dont ils auront besoîn dans les années à venir.

(Industrial Exhibitions Ltd.,

9, Argyll Street, Londres W.1.)

INSTALLATION BRITANNIQUE DE TELEVISION A LA BOURSE DES VALEURS DE ZURICH

L A Bourse des Valeurs de Zurich a eité dotée d'une installation de télévision en circuit fermé, composée de matériel de fabrication britannique qui permet de relayer aux cabines et bureaux entourant la bourse les coles et autres informations sur les transactions se déroulant dans la «corbeille» de la bourse. Cette installation comporte 12 caméras et 35 télévieurs.

sur les nouveaux matériels de La Radiotechnique

AVANT de faire connaître les travaux de ses laboratoires à tous les techniciens qui se rendront, du 16 au 20 février, au Salon des Composants de l'Electronique, la Division Tubes Electroniques et Semiconducteurs de la Radiotechnique les a, suivant une heureuse habitude, présentés, en priorité, à la presse technique.

Les exposés de M. Bonfils et de ses collaborateurs, accompagnés de projections et de films, ont été fort appréciés d'un auditoire attentif, séduit par la constante et rapide évolution de la technique dont on leur apportait les preuves.

Cette évolution est surtout sensible dans le matériel professionnel. Cependant, les progrès réalisés dans une branche de l'électronique se répercutent toujours sur les autres. Nous verrons, d'autre part, que, sur le plan pratique, le matériel grand public n'est pas négligé.


Un exemple de cette évolution est l'apparition sur le marché des premiers Nuvistors européens. Ces tubes révolutionnaires sont sans verre, leur enveloppe étant métallique et leur embase céramique. Leur structure est telle qu'ils peuvent, sans inconvénient, fonction-ner à 350° C; leur mode de fixation leur donne une résistance exceptionnelle aux chocs et aux vibrations; de plus, ils possèdent une faible dispersion des caractéristiques due aux calibres et à la forme simple des électrodes et présentent une grande résistance aux radiations de toute nature. Leur encombrement et leur consommation très faibles permettent de les associer aux transistors pour former des montages hybrides capables de performances inaccessibles transistors seuls. Ils fonctionnent dans des conditions difficiles, où transistors et tubes électroniques peuvent être détruits.

Les tubes électroniques ont toujours devant eux des applications pour lesquelles ils sont irremplaçables. C'est ainsi que toute une gamme de tubes nouveaux ont été présentés: tubes à rayons cathodiques pour hyperfréquences, photomultiplicateur de très petit diamètre.. Et, dans un autre domaine, on a pu voir que les tubes à cathodes froides avaient permis au Laboratoire d'Applications de la Radiotechnique de réaliser une petite machine à calculer, quatre opérations, baptisée Caroline!

Les semi-conducteurs conservent cependant leur prépondérance et, après le temps des grandes découvertes, on s'oriente maintenant vers la rationalisation de la forme des diodes et transistors et des réalisations plus industrielles, où la maind'œuvre manuelle disparaît de plus en plus, car elle conduit à des tolérances inacceptables. Mais cette automatisation du travail et du contrôle ne s'est pas opérée sans heurts importants. L'évolution

dans le domaine des semiconducteurs consiste donc en une mécanisation du travail et du contrôle conduisant à une stabilité plus grande

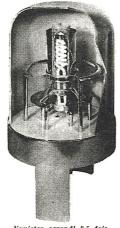C'est industriellement que la Radiotechnique produit maintenant des batteries solaires, dont le rendement est de l'ordre de 10 % et atteint 12 % dans de bonnes conditions,



Nuvistor agrandt 3,5 fois (Doc. Radiotechnique).

valeurs qui, jusqu'ici, n'avaient pu être obtenues qu'en laboratoire. Dans les batteries présentées, l'élément de base est une cellule photovoltaïque au silicium, constituée par une plaquette de silicium P techniciens, il convient de signaler une diode au silicium à jonction diffusée prévue pour le redressement du secteur dans les téléviseurs. Branché en série avec une resistance de limitation de 5 Ω et en parallèle avec un condensateur de filtrage de 200 μF elle peut fournir une tension redressée de 280 V sous 0,4 A si la tension alternative qui lui est appliquée est de 220 V.

En tubes électroniques, c'est la production en grande série des tubes à grille cadre pour la télévision qui représente l'élément nouveau.

A la gamme actuelle complète pour l'équipement des étages VHF, UHF, FI et Vidéo (ECC189, ECF86, EF183, EF184, EL183) s'ajoutent des tubes à grille cadre pour les circuits complémentaires (circuits de balayage, circuits de synchronisation, circuits son) : le tube E/PL500 pour le balayage « lignes » et le tube E/PCL85 pour le balayage « images ».

Au Salon des Composants Electroniques sera présentée une nouvelle triode-pentode E/PCF802 spécialement développée pour être utilisée en oscillateur sinusoïdal de lignes. Cette technique, très répandue en Europe, permet d'obtenir un circuit d'attaque de la pentode de sortie lignes à grande stabilité (plage de rattrapage importante) et très peu sensible au souffle, ce qui est particulièrement intéressant pour les récepteurs « longue distance » pour lesquels le niveau du signal à l'entrée peut être très faible. Cette nouvelle triode-pentode peut également être utilisée comme multivibrateur de circuit lignes et comme

Depuis longtemps, La Radiotechnique cherchait à supprimer cette sujétion de façon à simplifier le montage du tube dans l'ébénisterie et à donner des possibilités plus grandes du point de vue variété de la présentation. Les études systématiques entreprises en collaboration par des laboratoires européens ont abouti récemment à la mise au point d'une nouvelle technologie conduisant à la réalisation de tubes-image « auto-protecteurs », intrinsèquement sûrs (comme les ont qualifiés dernièrement les Laboratoires officiels Scandinaves, pays où les règles de sécurité sont les plus sévères) rendant inutile un écran de protection additionnel.

Basée sur cette technique, la fabrication en série d'un tube « autoprotecteur » va être entreprise par La Radiotechnique. Il portera la dénomination A59-11W et possèdera des caractéristiques électriques équivalentes à celles du tube normal AW-59-91. Il se différenciera de ce dernier par un chemisage extérieur constitué par un mélange de fibre de verre et de polyester incorporé, pour ainsi dire, à la paroi extérieure du tube. Il est impossible mécaniquement, après fabrication, de séparer le chemisage de

SI YOUS ECOUTEZ

Si vous écoutez la radio vous avez besoin de connaître, en longueur d'ondes et en puissance, tous les postes euronéens.

Si vous regardez la Télévision, vous avez besoin de quelques données claires et simples sur le réglage et la mise au point de votre téléviseur.

Si vous êtes un amateur d'ondes courtes, vous devez avoir à la portée de la main la liste des stations mondiales O.C. avec l'indication de leurs fréquences en kilocycles et de leurs lonqueurs d'ondes en mètres.

Tous ces renseignements, vous les trouverez clairement exposés dans le « GUIDE RADIO-TELE ». Ce « GUIDE RADIO-TELE » et en vente chez tous les marchands de journaux au prix de 2 NF. Réclamez-le à votre Dépositaire et si vous ne pouviez l'obtenir il vous sera envoyé franco pour la somme de 2 NF adressée à la « SEMAINE RADIO-TELE », 25, rue Louis-le-Grand, Paris-2*. C.C. Postal : PARIS 1749-36. Vous pouvez régler en mandat, chèque postal ou chèque barcaire.

Ne tardez pas à vous procurer cet indispensable vademecum de l'auditeur et du télespectateur. Vous le regretteriez...









Nouveaux tubes Nuvistor comparés à un dé à coudre. De gauche à droite : tétrode 7587, triode 7586 et triode 7895. (Doc. Radiotechnique.)

sur laquelle une diffusion en surface permet d'obtenir une couche mince de silicium N. La jonction ainsi formée est particulièrement mince. Deux contacts ohmiques sont pris: l'un sur la partie P, l'autre sur la partie N.

En réunissant trente-six de ces cellules dans un boîtier, on a réalisé une batterie (TG 40 600) qui, pour certaines conditions d'éclairement, répondent aux caractéristiques ci-après : différence de potentiel en circuit ouvert, 4,65 V; courant de court-circuit, 195 mA; puissance maximale en charge, 540 mW. Ce boîtier a une longueur de 185 mm, une largeur de 110 mm, une hauteur de 10 mm et pèse 470 g.

contrôle ne s'est pas opérée sans Parmi les nouveautés en semiheurts importants. L'évolution conducteurs intéressant les radio-

séparatrice de signaux de synchronisation avec tous les avantages inhérents à ce tube.

Rappelons que le tube le mieux adapté aux exigences des amplifica-teurs basse fréquence TV, comme Radio et Musique, est le E/PCL85. Développé initialement pour les amplificateurs stéréophoniques, il est maintenant très largement utilisé dans tous les appareils où l'on recherche une très faible microphonie, une grande sensibilité et une puissance de sortie importante.

Cependant, en télévision, la grande nouveauté est le tube-image « auto-protecteur », permettant de construire des téléviseurs sans écran de protection, celui-ci étant soit fixé sur l'ébénisterie, soit collé sur la face avant du tube cathodique.

LA SEULE ÉCOLE D'ÉLECTRONIQUE qui vous offre toutes ces garanties pour votre avenir



CHAQUE ANNÉE

2.000 É L È V E S
suivent nos COURS du JOUR

800 É L È V E S suivent nos COURS du SOIR

4.000 É L È V E S

suivent régulièrement nos

COURS PAR CORRESPONDANCE

avec travaux pratiques chez soi, et la possibilité, unique en France d'un stage final de 1 à 3 mois dans nos laboratoires.

EMPLOIS ASSURÉS EN FIN d'ÉTUDES par notre "Bureau de Placement" (5 fois plus d'offres d'emplois que d'élèves disponibles).

L'école occupe la première place aux examens officiels (Session de Paris)

- du brevet d'électronicien
- d'officiers radio Marine Marchande

Commissariat à l'Énergie Atomique Minist. de l'Intérieur (Télécommunications). Compagnie AIR FRANCE Compagnie FSE THOMSON-HOUSTON Compagnie Générale de Géophysique Les Expéditions Polaires Françaises Ministère des F.A. (MARINE) PHILIPS, etc...

...nous confient des élèves et recherchent nos techniciens.

DEMANDEZ LE GUIDE DES CARRIÈRES N° 22 HP (envoi gratuit)

ÉCOLE CENTRALE DE TSF ET D'ÉLECTRONIQUE

12, RUE DE LA LUNE, PARIS-2" - CEN 78-87

l'ampoule de verre qui, précisons-le, est ininflammable. Cette structure permet au tube de résister aux chocs violents de toute nature. De plus, une ceinture métallique renforce la zone périphérique de l'écran. Cette ceinture possède quatre pattes de fixation permettant un montage rapide et économique dans l'ébénisterie.

A noter que ce nouveau tube sera réalisé en verre tienté réduissant les reflets parasites et améliorant le contraste apparent de l'image, tout en conservant un pouvoir de transmission de lumière important.

En résumé, les avantages de ce tube sont : vision directe de l'image évitant des déformations optiques

conçu pour l'équipement des oscilloscopes à transistors.

Les spécialistes de la sonorisation seront particulièrement intéressés par l'amplificateur cl B de 50 W, équipé de quatre transistors (OC74 + OC 26 + deux OC 28). Le schéma de cet amplificateur est classique, mais sa réalisation se distingue par quelques particularités dans le domaine du refroidissement des transistors et l'étude des radiateurs permettant de réduire l'encombrement à 350 × 110 × 190 mm.

Cette réduction de volume a également été recherchée pour l'alimentation stabilisée à transistors 30 A et 3 à 30 V qui sera parmi les applications proposées.



Le tube image autoprotecteur A59-11 W (Doc. Radiotechnique).

toujours possibles, le dépôt de poussières entre un écran extérieur et le tube, l'altération du matériau utilisé dans le cas de tubes à écran incorporé ; économie et rapidité du montage. Ils seront disponibles fin 1962, début 1963.

Avec les tubes et semiconducteurs en pièces détachées, la Radiotechnique présente, à chaque Salon, des applications de ses matériels. Cette année elles seront particulièrement intéressantes.

Il y aura un téléviseur secteur, entièrement équipés de transistors, utilisant un tube-image classique MW 59-91 alimenté sous tension normale d'anode, soit 16 kW. Il illustre les possibilités des transistors actuels mais, sur le plan pratique, son prix de revient est plus élevé que celui d'un récepteur à tubes et, en dehors de la réduction de consommation, il n'offre, par rapport à ce dernier, aucun avantage.

Beaucoup plus capable de rendre service dans l'immédiat est l'oscilloscope équipé de transistors qui sera exposé. C'est un appareil portatif aux performances moyennes du point de vue bande passante, mais aux qualités excellentes dans le domaine de la synchronisation. L'autonomie est de 4 h. lorsqu'on emploie pour l'alimentation des batteries étanches 7 Ah. Le coffret renferme un système de redressement et de filtrage pour l'alimentation sur le secteur et la charge des batteries qui peuvent rester en tampon. La consommation est de 10 W (sous 7,2 V) lorsque l'appareil est alimenté par batteries ; elle passe à 18 W dans le cas d'alimentation par le réseau. Le tube à rayons cathodiques est le DH7-11, spécialement Enfin, un appareil original sera présenté : un analyseur de diapositives à flying spot. Son utilité se fait sentir dans deux cas principaux: montrer sur des téléviseurs disposés dans plusieurs salles d'un immeuble une photographie servant, par exemple, d'appui visuel à un conférencier dont la parole est transmise, d'autre part, au moyen de haut-parleurs; permettre à un constructeur ou à un revendeur de téléviseurs de montrer à un client, en dehors des émissions, une image autre que la mire classique. L'appareil est prévu avec une sortie vidéo fréquence et une sortie haute fréquence modulée.



La triode pentode E/PCF 802.

De cet aperçu des nouvelles productions de La Radiotechnique on peut conclure que les visiteurs du prochain Salon des Composants ont tout intérêt à s'arrêter longuement au stand de cette firme.

PRÉAMPLIFICATEUR VHF

OUS avons décrit dans notre article du précédent numéro un préamplificateur pour téléviseur. Le montage de mesures a été donné à la figure 7 et permet de déterminer le gain du rotacteur.

Pour établir ce montage, on débranche de l'entrée l'arrivée du coaxial de l'antenne et on connecte à la place la sortie d'un générateur VHF modulé, accordé sur le canal sur lequel est placé le commutateur du rotacteur. La sortie MF du rotacteur sera connectée

Preamol.

Voici les valeurs des éléments du montage de la figure 5 article précédent : $R_1=270~\Omega, R_2=1~k\Omega,$ ces deux résistances prévues pour 50 Mc/s au moins, $R_3=100~k\Omega,~R_1=50~k\Omega,$ résistances ordinaires pour BF ; $C_1=$ capacité de filtrage de haute tension. Il est bon de monter entre le point de jonction de R_1 et R_2 un condensateur de 1500~pF type perle C 303 BA/H 1K5; $C_2=100~pF$ céramique ou mica, $C_3=100~pF$ céramique ou mica, D=OA85~Radiotechnique,~L~ à réaliser

mique ou mica, $C_0 = 100$ pF cérai mica, D = OA85 Radiotechnique, L

par trois fils aussi courts que possible, P, + HT et masse, à l'entrée du montage détecteur de la figure 5 et la sortie de ce détecteur sera reliée à un voltmètre BF. La plaque sera libérée préalablement de toute connexion.

Au sujet du voltmètre, signalons que s'il est préférable d'adopter un appareil électronique à lampes ou transistors, il est également possible de se servir d'un contrôleur universel en position voltmètre à très grande sensibilité, par exemple 20 000 Ω par volt ou mieux. Le générateur VHF sera modulé sur 1 000

Le générateur VHF sera modulé sur 1 000 c/s s'il s'agit d'un voltmètre élèctronique et, de préférence sur 50 c/s si l'on utilise un contrôleur. Remarquer que dans les deux cas il s'agit de voltmètre pour alternatif et non

comme suit : 20 spires jointives de fil émaillé de 0,2 mm de diamètre sur mandrin de 6 mm de diamètre avec noyau de ferrite d'un modèle convenant aux VHF de l'ordre de 40-50 Mc/s.

Passons maintenant à la seconde mesure dont le montage est indiqué par la figure 1 qui ne diffère de celui de la figure 7 (précédent article) que par l'introduction du préamplificateur entre le générateur VHF et le rotacteur.

En effectuant la mesure comme précédemment, on trouve à la sortie une tension BF, E_2 indiquée par le voltmètre. Il faut évidemment que $E_2 > E_1$ pour qu'il y ait gain sup-

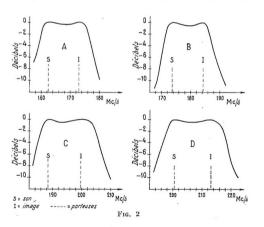


Fig. 1

pour continu, car ce que l'on obtient à la sortie est la BF qui a servi à moduler la HF fournie par le générateur.

Pour cette raison, un voltmètré ordinaire pour alternatif ne conviendra pas en général, car peu de modèles ont une résistance aussi élevée que celle indiquée. Finalement, cette mesure donnera une tension BF. E, indiquée par le voltmètre dont l'exactitude réelle n'a aucune importance car il s'agit, comme on le verra plus loin d'un rapport de tensions.

plémentaire dû au préamplificateur. Le gain en tension de ce dernier est alors :

$$G \,=\, \frac{E_2}{E_1}$$

Comme nous l'avons dit plus haut, les valeurs de E₂ et E₁ peuvent être fausses pourvu que le voltmètre indique des valeurs proportionnelles car ce qui nous intéresse ici est leur rapport, qui lui, sera exact dans ces conditions.

MISE AU POINT

Le premier montage de mesures permettra de relever la courbe de réponse de l'ensemble rotacteur sans préamplificateur. On obtiendra, si le rotacteur est réglé convenablement, des courbes ayant l'allure de celles de la figure 2 qui ont été relevées par La Radiotechnique dans un cas particulier avec le montage rotacteur à lampes ECC189 et ECF80 pour les canaux 6, 8a, 10 et 12.

Avec d'autres rotacteurs, des courbes analogues doivent être obtenues.

Pour avoir une courbe comme celle de A figure 2, on effectuera la mesure indiquée à diverses fréquences du canal considéré et on notera la tension de sortie BF correspondant à chaque fréquence. On prendra des fréquences distantes de 1 ou 2 Mc/s l'une de l'autre afin d'obtenir de nombreux points de la courbe.

Il est inutile de transformer les lectures en décibels, mais si on le désire on procédera de la manière classique suivante :

Soit e₁ la tension maximum obtenue au cours des mesures. On la prendra comme niveau zéro décibel. Pour une autre tension, e₂ inférieure à e₁ le nombre de décibels correspondant est :

$$N = -20 \log \frac{e_1}{e_2}$$

Le logarithme décimal de e_1/e_2 est celui d'un nombre supérieur à 1 puisque $e_1>e_2$ donc N sera négatif.

Comme gain on pourra considérer la tension obtenue à la fréquence médiane du canal, c'est-à-dire:

$$f_m = \frac{f_1 + f_s}{2}$$



profession moderne.
Initiez-vous, chez vous,
par une méthode absolument neuve et attrayante, d'assimilation
f a c i l e, recommandée
aux réfractaires aux
mathématiques.

Résultats rapides garantis

AUTRES PREPARATIONS

Cours spéciaux accélérés de 4° et 3°
Mathématique des Ensembles (Sde)


ÉCOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 20, RUE DE L'ESPERANCE - PARIS-XIII

Des AUJOURD'HUI, envoyez-nous ce coupon ou recopiez-le
Venillez m'envoyer sans frais et sans engagement pour moi votre notice explicative
no 101 concernant les mathématiques.

Nom Ville
Rue No Dépt

qui dans le canal 6 est :
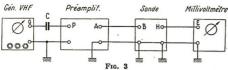
$$f_m = \frac{173,4 + 162,25}{2}$$
 Mc/s,




ce qui donne :

$$f_m = 167,825 \text{ Mc/s}$$

La mesure effectuée avec le montage de la figure 1 s'effectuera de la même manière, mais ne sera valable qu'après réglage correct du préamplificateur c'est-à-dire accord des circuits d'entrée et de sortie qui pourront être réglés l'un sur f₁ et l'autre sur f₈. Il faut que la courbe globale ait a peu près la même allure que celle sans préamplificateur. La mesure du gain se fera à la fréquence f₈.

Si l'on accorde les deux circuits du préamplificateur sur f_m, ce qui n'est pas déconseillé, on risque de réduire la largeur de bande, mais cela dépend du préamplificateur et du rotacteur.

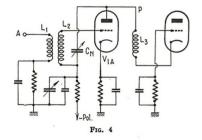Faute d'appareils de mesure ou... de temps, on pourra tout simplement, intercaler le préamplificateur entre l'artivée du câble d'antenne et l'entrée du téléviseur et régler les deux circuits jusqu'à obtention de la meilleure image possible, sans oublier le son qui ne doit pas être sacrifié.



Les tensions HF fournies par le générateur VHF doivent être de l'ordre de 1 mV supérieures à celles fournies par une antenne, ou plus, sans dépasser 10 mV.

REGLAGE DE LA NEUTRALISATION

Ce réglage s'effectue avec le condensateur ajustable $C_{\rm N}$ qui a été représenté sur le schéma du préamplificateur dans notre précédent article.

La méthode de réglage consiste à appliquer un signal HF sur l'anode de la triode à neu-traliser (V_{1a} dans notre cas) et mesurer la tension obtenue dans le circuit d'antenne. Le bon réglage de C_N est celui qui produit le minimum de tension dans le circuit.

On réalise le montage de mesures de la figure 3, dans lequel les points A et P sont ceux du préamplificateur dont la lampe V_{1A} est représentée sur la figure 4 : A est le point chaud de la bobine d'antenne L₁ et P est la plaque de V_{1A}.

Pratiquement, on accède au point A par l'intermédiaire de la fiche coaxiale d'entrée du téléviseur.

On branche en A une sonde réalisée d'après le schéma de la figure 5.

Cette sonde est un détecteur-redresseur utilisant la diode D = OA85, trois résistances $R_1=75~\Omega,~R_2=100~k\Omega$ et $R_3=47~k\Omega,$ un condensateur $C_1=100~pF$ (mica ou céramique qualité 200 Mc/s) et une fiche coaxiale

complémentaire de celle de l'entrée du téléviseur de manière à effectuer le branchement A-R et masses

D'autre part, un générateur VHF est connecté à la plaque de V_{1a} par l'intermédiaire de C = 10 pF afin d'appliquer sur cette électrode le signal HF. Le générateur doit fournir une tension élevée, de l'ordre de 250 mV (0,25 V) c'est-à-dire près du maximum que les générateurs de ce genre sont capables de produire.

Le générateur sera accordé sur la fréquence médiane du canal considéré. L'espace plaque-cathode transmettra le signal à la grille et on l'obtiendra, par l'intermédiaire de L_2 et L_1 sur l'entrée de la sonde de la figure 5.

Après redressement de la HF par la diode, apparaîtra aux bornes de C₁ une tension continue qui sera appliquée à un voltmètre (voir figure 3).


Si le signal HF est pur, la diode agit comme redresseuse et entre masse et le point H il y aura le produit du redressement c'est-à-dire une tension continue. Dans ce cas, il faut un voltmètre pour continu pouvant indiquer le millivolt. Dans un contrôleur universel gradué de 0-100, de 20 000 Ω par volt existe une sensibilité 0-0,1 V, ce qui fait correspondre le millivolt à une division sur cent avec une résistance de 2 000 Ω environ. La lecture sera donc difficile et le voltmètre amortina fortement la sortie de la sonde qui présente entre H et masse une résistance totale de 150 k Ω du côté cathode de la diode.

Il serait donc préférable de faire appel à un voltmètre électronique à forte résistance d'entrée et pouvant indiquer le millivolt sur plusieurs divisions.

On peut également travailler en alternatif. Pour cela, il suffit de moduler la HF du générateur. La diode fonctionnera alors comme détectrice et le produit de la détection sera la BF qui a servi à moduler la HF.

On pourra, dans ces conditions, mesurer cette BF à l'aide d'un voltmètre pour alternatif mais dans des conditions analogues à celles indiquées pour le continu et le mieux est d'employer un voltmètre électronique.

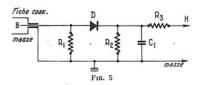Le réglage de la neutralisation, objet de ce propos, consiste à rechercher la valeur de C_N



donnant le minimum de tension, ce qui signifiera que le minimum de signal est transmis de la plaque à la gril·le.

Remarquer que C_N est un ajustable monté sur la partie non commutée du montage et il ne peut être réglé que pour un seul canal. Pratiquement il s'agit d'un réglage effectué en fonction des capacités de la lampe et on constate qu'il reste valable pour les autres canaux. Souvent, même, il y a stabilité du préamplificateur sans neutralisation en raison de l'amortissement des circuits, mais la neutralisation peut apporter un surcroft de gain.

Lorsqu'on effectue ce réglage sur l'étage HF du rotacteur, il est recommandé d'empêcher l'oscillateur de fonctionner soit en coupant la haute tension qui l'alimente soit en court-circuitant sa bobine accordée.

On agira de même si le préamplificateur est monté devant le rotacteur en état de fonctionnement.

CAS D'IMPEDANCES DE 300 Ω

Dans les pays voisins, la plupart des téléviseurs sont prévus pour une antenne de 300 Ω , ce qui implique un câble biflaire de 300 Ω et une entrée de téléviseur de même impédance.

Il est donc nécessaire, dans le préamplificateur, de prévoir une entrée et une sortie de 300 Ω au lieu de 75 Ω . Pour cela il suffit de réaliser les bobines d'entrée et de sortie avec les mêmes enroulements à la grille de V_{1A} (L_2) et à la plaque de V_{1B} (L_4 , figure 3, précédent article) mais le nombre des spires de L_4 et de L_6 sera doublé. Nous disons bien doublé et non quadruplé, car l'impédance est sensiblement proportionnelle au carré du nombre des spires et non à ce nombre.

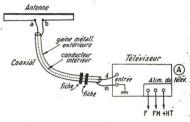


Fig. 6

Du fil plus fin sera utilisé de manière que la longueur et l'emplacement de chaque bobine restent à peu près les mêmes.

On remarquera que si l'on établit une prise médiane sur les bobines L_1 et L_5 , on aura 75 Ω entre cette prise et une des extrémités mais comme expliqué plus haut, on n'a pas 75+75=150 mais bien $300~\Omega$, ceci parce que les deux enroulements de $75~\Omega$ sont couplés.

Il n'y a pas de changement pour la méthode de mesure du gain. Pour la neutralisation, la résistance de 75 Ω (R₂) du petit redresseur-détecteur de la figure 5 sera remplacée par une résistance de 300 Ω et la fiche coaxiale par une fiche bifilaire.

On pourra aussi se servir dans les divers circuits indiqués, de 300 Ω , d'éléments de 75 Ω en intercalant des adaptateurs 75/300 Ω comme ceux décrits dans nos articles consacrés aux antennes.

On utilisera deux bifilaires de 300 Ω en parallèle ce qui donne 150 Ω , longs de k 1/4 avec λ = 300/f_m, f_m étant la fréquence médiane du canal.

ALIMENTATION DES PREAMPLIFICATEURS

Si le préamplificateur est placé près du téléviseur, on l'alimentera sur celui-ci comme nous l'avons expliqué précédemment.

Si son emplacement est près de l'antenne, il est encore possible de l'alimenter sur le téléviseur mais il faut prévoir un troisième fil en plus de ceux du câble de transmission qui pourra également transmettre les alimentations. En effet, il suffira d'effectuer des coupures par des condensateurs qui laisseront passer des courants à VHF.

La figure 6 montre comment est branché le coaxial au téléviseur avant la transformation et la mise en place du préamplificateur.

En général, le branchement du coaxial s'effectue directement par soudure aux deux points a et b et comme le radiateur est le plus souvent, dans les constructions soignées du type à deux tubes dont l'un n'est pas coupé, il y a liaison en continu entre les points a et b.

D'autre part, du côté récepteur le branchement s'effectue à l'aide de deux fiches coaxiales complémentaires. Les points d et m sont connectés soit directement aux bornes d'une bobine d'antenne comme L1 soit à la masse et à un point « chaud » de L1.

Il s'agit donc d'introduire dans ces fils des condensateurs coupant le contact en continu. Il faut aussi mettre en place des bobines d'arrêt pour isoler en HF le câble de l'alimentation.

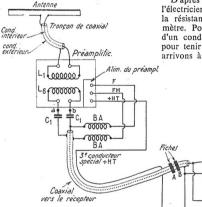


Fig. 7

Comme bobines d'arrêt, on utilisera celles indiquées pour les filaments dans notre précédent article ou encore des bobines réalisées comme suit :

20 spires de fil émaillé de 1 mm de diamètre sur une résistance coupée, ou une bonne résistance de plus de 50 kΩ de 0,5 cm de diamètre.

Les deux conducteurs du câble, qui peut d'ailleurs être aussi un bifilaire serviront pour transmettre l'alimentation filament. Celui relié à la masse sera également coupé en m et en a.

Finalement, on parvient au montage de la figure 7. Nous avons représenté les points de prélèvement de l'alimentation : F = filament, FM = filament relié à la masse, + HT = + haute tension et les mêmes points sont indiqués sur le préamplificateur.

Le câble est coupé une première fois du côté antenne afin de pouvoir connecter normalement l'antenne aux bornes de l'entrée du préamplificateur. L'extrémité disponible du

câble venant du récepteur est connectée à la sortie du préamplificateur qui est la bobine L. de la figure 3, précédent article. On coupera, en continu, les deux conducteurs à l'aide de condensateurs C1 de 1 500 pF type perle C 303 BA/H 1K5 Transco mentionnés plusieurs fois dans notre texte. Ils laissent passer le courant HF. mais pas celui à 50 c/s des filaments. Les bobines d'arrêt BA isoleront le câble en VHF de l'alimentation et sont réalisées avec un fil de section suffisante pour 0,365A qui est le courant filament de la ECC189 sous 6,3 V.

Du côté récepteur, on a effectué les coupures par les deux condensateurs C1 même type que plus haut, dans ce téléviseur là où le troncon de câble relié à la fiche B, est connecté à la bobine d'antenne du rotacteur.

Egalement en ces points on montera les bobines d'arrêt BA dont les extrémités disponibles seront reliées aux points les plus proches dans le téléviseur F, FM les points existent d'ailleurs sur le contacteur lui-même. Pour le + HT il faut un fil indépendant qui sera placé près du câble.

Un problème se pose au sujet de la chute de la tension filament dans le câble si celui-ci est très long. Supposons que le conducteur intérieur équivaut à un fil plein de cuivre de 0,5 mm de diamètre.

D'après l'excellent « Aide mémoire de l'électricien praticien » par Marec et Mallet, la résistance de ce fil est de 86 Ω par kilomètre. Pour un câble de 10 m la résistance d'un conducteur sera 0,86 Ω et en doublant pour tenir compte du second conducteur nous arrivons à 1,72 Ω .

Teléviseur

Aliment

 C_1

BA

00000

000000

La chute de tension sous 0,365 A est donc: $e = 0.365 \cdot 1.72 = 0.627 \text{ V}$

ce qui n'est ni important mais non plus négligeable. La tension de 6,3 V sera réduite, avec un coaxial de 10 m de 0,6 V environ ce qui laissera 5,7 V, en réalité un peu plus car la tresse extérieure est moins résistante que le conducteur intérieur.

La lampe ECC189 peut fonctionner encore correctement avec cette tension de 5,7 à 5,9 V. Il est prudent d'effectuer des essais comparatifs avec les deux tensions : 5,7 et 6,3 V.

Si l'on constate que la diminution de tension filament donne lieu à des inconvénients on intercalera entre les points FM et F et les bobines BA un transformateur 5,7/6,3 V ou, à la rigueur un autotransformateur.

On notera que les bobines d'arrêt BA de la figure 6 ne dispensent pas de monter les bobines d'arrêt placées près des bornes filament de la ECC189, comme indiqué sur son schéma.

F. JUSTER.

Pour tout ce qui concerne AUTOMATISME et ÉLECTRONIOUE adressez-vous à un spécialiste...

SPÉCIALISTE EN AUTOMATISME ET ÉLECTRONIQUE

15, r. Corot, à Vanyes (Seine) - MIC. 90-52

A la porte de Vanves, prendre l'autobus 58 jusqu'à la station Albert-Learis. CATALOGUE CONTRE 2,50 NF EN TIMBRES PAS D'ENVOI EN DESSOUS DE 15 NE

EXPEDITIONS CONTRE REMBOURSEMENT Relais spécial pour thyratron genre 2D21, 2 inverseurs, 8 A ou de 15 A, rupture brusque sans vibration en alternatif, 1 alternance .. 30,00

REDRESSEURS : Montage l'alternance ou en pont pour chargeurs et autres applications



24 V 0,5 A 6 à 12 V 2 A 24 V 5 A . 24 V 10 A 4,50 12,50 25,00 35,00 12,50 24 V 2 A . 6 à 12 V 6 a 5 A à 6 25,00 30,00 10 Ā 12 à 1 50.00 20 40,00 110 V 0,5 A

TENSIONS ET INTENSITES SUR DEMANDE RELAIS MINIATURES

Poids : 14 g. 1 inverseur 3 A - Bobine de 200 ou 650 Ω fonctionnant de 6 à 12 volts. PRIX .. 8,50

10.00

25,00

dive

10,00

8,00

10,00

5,00 10,00 8,00

Relais

6 ou 12 inverseurs. PRIX

extra-rapides. PRIX Relais polarisé « SI favorisé ou équilibré. . SIEMENS 25,00

RELAIS

SELECTEURS POUR TELECOM. Nos divers modèles se font en 11 - 12 - 25 - 51 et 102 points. A PARTIR DE 30,00

SELECTEURS INDUSTRIELS ETAT NEUF Nous consulter

JEUX DE SELSYNS

100,00

6 volts, 1,5 A - Sortie 110 V continu 50 millis - Fournie avec self et condensateur de filtrage. PRIX COMMUTATRICE .



Port et emballage : 4,00

TRANSFOS Transfos multiples pour essais en laboratoire ... 15,00 250 W. 15,00 Auto-transfo 110-220 V,

Moteurs 2 tours/minute, 110-220 V 20,00 Temporisateur pour photo, en pièces détachées, sans coffret, avec schéma . . 75,00


à 1 V
R72, 2 T, 300 Ω, 3 V, convient pour les transistors genre OC72
Relais de démarrage à réduction de consommation 2 RT de 20 A
MI 12 V continu 2 T de 6 A
24 V alternatif, 2 RT, 10 A
RELAIS à verrouillage et déverrouillage

électrique 5 à 48 volts continus 50 à 110 volts alternatif 10,00

Transfo sonnerie 110 V, sorties 4, 8, 12 V 5,00 RIEN QUE DU MATÉRIEL RIGOUREUSEMENT CONTROLÉ

N° 1048 * LE HAUT-PARLEUR * Page 27

Récepteur économique à 6 transistors

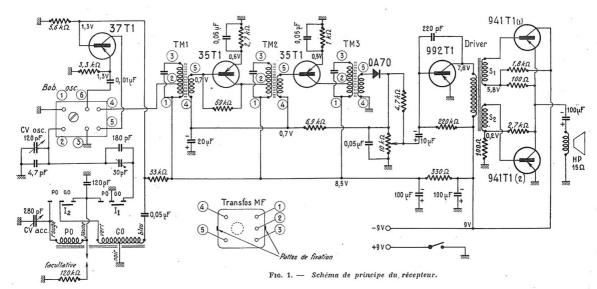


E « Glamour 300 » est un répecteur économique à 6 transistors plus une diode détectrice, que l'on peut classer dans la catégorie intermédiaire entre les récepteurs de poche et les récepteurs portatifs de faible encombrement.

Le montage de ce récepteur est facilité par l'utilisation d'une plaquette de bakélite à cosses spécialement prévue, qui supporte tous les éléments, sauf le haut-parleur. Les éléments constitutifs essentiels de ce récepteur, fabriqués par Oréor, sont les suivants:

GLAMOURI 3°00

décrit ci-contre

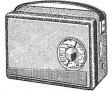

Dimensions: 195×130×80 mm

L'ensemble indivisible en pièces détachées 79,50 Le poste complet en ordre de marche 115,00

Expédition immédiate contre mandat à la commande

NORD = RADIO

149, rue La Fayette, PARIS (10°)
C.C.P. PARIS 12977-29

Un cadre PO-GO; un oscillateur PO-GO (réf. 108) et un jeu de trois transformateurs moyenne fréquence (TM1, TM2 et TM3).

L'étage de sortie, sans transformateur est équipé de deux 941°T1. Cet étage est précédé d'un driver 992°T1. Les fonctions des autres transistors sont les suivantes : 37°T1, oscillateur modulateur, deux 35°T1 amplificateurs moyenne fréquence. La diode détectrice est une OA70.

Le commutateur PO-GO est un modèle rotatif miniature ayant l'aspect d'un bouchon à 6 broches pour support de tube noval. La disposition des broches est en réadité différente de celle d'un bouchon noval. Ce commutateur est à deux positions et permet d'assurer deux commutations simultanées (I, et I₂).

Le potentiomètre est un modèle miniature à interrupteur, de 10 k Ω .

SCHEMA DE PRINCIPE

Le schéma de principe du récepteur avec branchement pratique des cosses de sortie du bobinage oscillateur est indiqué par la figure 1.

Le cadre PO-GO de 140 mm de longueur comporte 5 cosses de sortie. Ces sorties sont repérées par les fils vert, noir, jaune, rouge et bleu sur le schéma.

Le fil noir (masse) correspond à une extrémité commune du bobinage GO et du bobinage d'adaptation dont l'autre extrémité (fil bleu) est reliée à la base du transistor convertisseur par un condensateur de 0,04 µF.

Sur la position PO, le condensateur variable d'accord, de 280 pF est relié aux extrémités communes des deux bobinages PO et GO en parallèle. Les fils de sortie vert et rouke sont, en effet, reliés par le commutateur I₂, alors que I, relie à la masse le fil jaune.

Sur la position GO, les deux bobinages du cadre se trouvent reliés en série par le circuit Is, un condensateur de 120 pF reliant le point commun des deux bobinages à la masse. Le circuit Is branche en parallèle sur les lames fixes du condensateur variable oscillateur, de 120 pF, un condensateur fixe céramique de 180 pF, shunté par un trimmer de 30 pF.

Le condensateur variable est un modèle miniature à diélectrique plastique, de 280 + 120 pF. Les trimmers d'accord de ce condensateur ne figurent pas sur le schéma.

Le condensateur de 4,7 pF, qui shunte le condensateur variable oscillateur, est donc à ajouter.

Le bobinage oscillateur est constité par une petite plaquette de 7 × 15 mm, supportant un bobinage oscillateur PO-GO à noyau réglable, avec 6 cosses de sortie, numérotées de 1 à 6 sur le schéma, accessibles sur la partie inférieure. Ces cosses de sortie sont vues par dessous, du côté du câblage.


Le schéma de principe de cet oscillateur n'est pas représenté. Il comporte sur un même mandrin deux enroulements : un primaire monté en série avec la sortie collecteur du transistor convertisseur et avec la prise n° 2 du primaire du premier transformateur moyenne fréquence TM1; un secondaire dont une extrémité est reliée à la masse et l'autre au condensateur variable oscillateur. Une prise de ce secondaire est connectée à l'émetteur du 37T1 par un condensateur série de 0,01 µF. L'entretien des oscillations est donc obtenu par un couplage

émetteur-collecteur. La base du transistor 37T1 est polarisée par le pont 33 k Ω -5,1 k Ω .

Les transformateurs movenne fréquence sont de marque Oréor (réf. TM1, TM2 et TM3). Ils sont accordés sur 480 kc/s. Ces modèles de transformateurs sont utilisés sur de nombreux récepteurs à transistors. Nous rappelons, sur la partie inférieure du schéma, la disposition asymétrique de leurs cinq cosses de sortie, ce qui évite toute erreur de branchement. Il est d'ailleurs impossible, avec la plaquette fournie pour cette réalisation, de monter ces transformateurs incorrectement, car les trous de la plaquette ne correspondraient pas aux cosses de sortie et aux pattes de fixation des boîtiers.

Le premier transistor amplificateur moyenne fréquence 35T1 a sa polarisation de base commandée par les tensions positives d'antifading prélevées sur la cathode de la diode détectrice OA70 par une résistance de 6,9 k Ω . La polarisation négative de la base au repos est déterminée par la résistance de 69 k Ω reliant la prise n° 2 du primaire de TM2, c'est-à-dire le collecteur, à la base du même transistor. L'émetteur est stabilisé par une résistance de 2,7 k Ω , découplée par un condensateur de 0,05 μ F.

Le montage du deuxième transistor 35T1, deuxième amplificateur moyenne fréquence sur 480 kc/s, est identique. Seule, la valeur de la résistance d'émetteur est plus faible (1 kQ au lieu de 2,7 kQ). Ce transistor est donc commandé par les tensions de CAG et sa polarisation négative de base est de 0,2 V, alors que celle du premier transistor est de 0,1 V. Les tensions respectives d'émetteur sont, en ef-

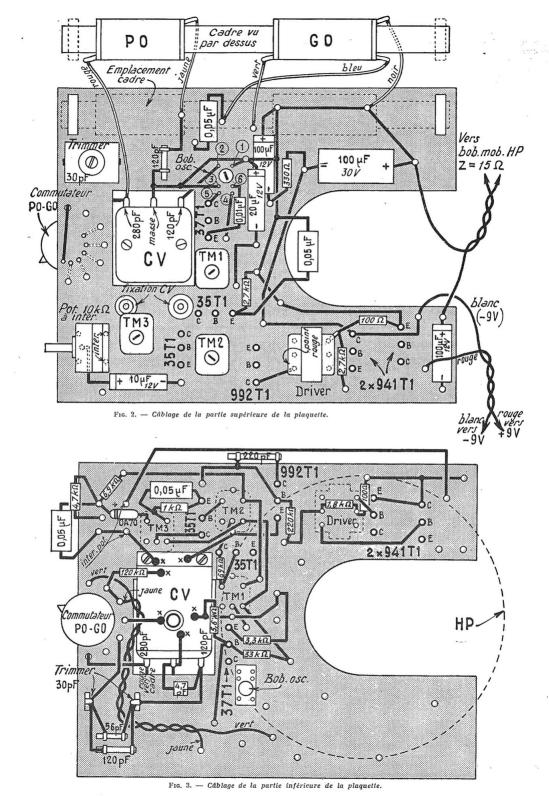

fet, de 0,6 à 0,5 V pour les deux transistors, toutes ces tensions étant bien entendu négatives par rapport à la masse, le + 9 V étant relié la masse

Les tensions MF sont détectées par la diode OA70 et apparaissent aux extrémités du potentiomètre de volume, de 10 kΩ. On remarquera la résistance de 4,7 kΩ entre le curseur et la cathode de la diode détectrice. Lorsque le curseur est 211 maximum, cette résistance, court-circuitée, n'agit pas. Par contre, lorsque le curseur se rapproche de l'extrémité masse du potentiomètre, la résistance de 4,7 kΩ shunte une partie du potentiomètre. La charge de détection a une valeur qui diminue d'autant plus que le curseur se rapproche de la masse. Cette charge de détection constituant une résistance du pont de polarisation des bases entre - 9 V et masse, les bases des transistors MF se trouvent moins négatives, ce qui diminue l'amplificateur MF et rend plus progressif le réglage de volume.

Les étages CF et MF sont alimentés à la sortie d'une cellule de

découplage de 330 Ω -2 × 100 μ F. Le préamplificateur driver 992T1 a sa base polarisée par une résistance série de 220 kΩ, reliée au - 9 V. Un condensateur de 220 pF entre collecteur et base provoque une contre-réaction sur les aiguës.

Les deux secondaires S1 et S2 du transformateur driver sont accessibles séparément, étant donné qu'ils sont portés à des tensions différentes en continu. Les deux transistors de sortie 941T1 sont, en effet, alimentés en série au point de vue continu, mais travaillent en parallèle en alternatif, ce qui a permis la diminution de la charge de sortie réduite à 15 Ω, d'où la suppression du transformateur de sortie selon un montage classique, recommandé sur un récepteur de faible encombrement. Les tensions alternatives sont transmises à une extrémité de la bobine mobile par un électrochimique de 100 µF, l'autre extrémité étant à la masse.

MONTAGE ET CABLAGE

Comme nous l'avons déjà indiqué, le montage est réalisé sur une plaquette de bakélite à cosses, qui est fournie aux amateurs avec toutes ses cosses et tous les trous nécessaires à la fixation des éléments ou au passage des connexions. Il

ne s'agit donc pas d'une plaquette à câblage imprimé, mais les deux côtés de la plaquette supportent des éléments et l'encombrement du montage n'est guère supérieur à celui que l'on pourrait réaliser avec une plaquette à câblage imprimé. La réduction d'encombrement n'était d'ailleurs pas nécessaire, car il fallait loger le haut-parleur circulaire de 10 cm de diamètre, dont la profondeur est de 50 mm environ.

Les dimensions de la plaquette de la bakélite à cosses sont de 115×145 mm.

Commencer par fixer tous les éléments de la partie supérieure de la plaquette représentée par la fi-gure 2 : trimmer de 30 pF au mica, dont les deux cosses de sortie traversent la plaquette, transformateurs moyenne fréquence TM1, TM2 et TM3, en tenant compte de la disposition de leurs cosses inférieures, visibles sur la figure 3: transformateur driver, dont un côté est repéré par une marque rouge en raison de la disposition symétrique de ses fils de sortie qui traversent la plaquette. Le cadre PO-GO, représenté décalé, est vu par dessus, ce qui permet de repérer facilement ses 5 cosses de sortie.

Le potentiomètre à interrupteur est fixé par ses cosses de sortie soudées aux cosses correspondantes de la plaquette (3 cosses pour le potentiomètre et 2 cosses pour l'interrupteur.

Le côté opposé de la plaquette supporte le condensateur variable, fixé par deux vis, le commutateur PO-GO dont les 6 broches de sortie sont soudées à 5 cosses, la 6° broche étant reliée au fil rouge connecté aux lames fixes du CV accord, de 280 pF; le bobinage oscillateur, dont les broches numérotées, traversant la plaquette, correspondent à celles du schéma de prin-

ALIGNEMENT

Les transformateurs moyenne fréquence sont accordés sur 480 kc/s. Les points d'alignement de l'oscillateur PO-GO et du cadre sont les suivants :

Gamme PO: 574 kc/s (noyau oscillateur et déplacement latéral du bobinage PO du cadre; 1 400 kc/s (trimmer oscillateur et accord du CV).

Gamme GO: accord cadre (déplacement latéral du bobinage GO du cadre) sur 160 kc/s et trimmer GO, de 30 pF, sur 250 kc/s.

NOUVEAUX TARIFS... PRIX « NET » - TAXE 2,82 % EN SUS = - RFT - R.S.D. ULTRON (Importés d'Allemagne) ORION (Tungsram) Hongrie - TESLA (Tchécoslovaquie) GENERAL-ELECTRIC - R.C.A. - RAYTHEON - SYLVANIA (U.S.A.) 3000 TYPES DISPONIBLES EN STOCK S 6BQ7 6C4 6C5G 6C86 5,10 6CD6 5,85 6D6 10,35 6DQ6 P2CC 12,50 EL156 SPECIAUX 3C24 MARQUES 3E29 FRANÇAISES 5R4WGB 6,25 14C5 3,90 25L6 7,20 25T3G 4,15 25Z5 15,40 25Z6 9,20 DL96 6,65 DM70/71 8,80 DY86 6,25 EABC80 5,65 9,40 5,40 9,90 9,90 8,65 39,50 21,00 62,00 TRANSISTORS TELEFUNKEN 14,80 PCF86 4,45 PCL82 6,20 PF83 6,65 EL38 IMPORTATION « AMERI-MARQUES FRANÇAISES OC613/OC44 CAINS » 5,45 5,0**5** 3,90 5,05 OC612/OC45 OA2 OB2 OB3 6.40 FAF42 5.10 FL 81 7,65 PF86 5,45 PL36 3,40 PL81 3T100A1 6AL5W/5726 OC603/OC71 OC604/OC72 3,80 EL83 7,55 EL84 4,95 EL136 5,25 EL183 6,80 35L6 12,85 35W4 6,65 EA50 2,95 EBC3 240,00 7,25 265,00 6AQ5W/6005 6,65 4,40 4,10 20,20 20,20 3T300 195,00 195,00 36,00 6AS6W/5725 23,10 PL82 10,50 PL83 23,10 PL136 6,20 PL300 OA160 6,80 6E8 6,85 6F6G 6,20 6H6M 12,50 35Z5 5,20 EBC41 8,25 EBC81 3X75/TM100 OC3 OD3 OZ4A 1A5 1A7 6,15 43 4,40 50B5 3,90 50C5 Le jeu de 6 transistors + diode (1-OC113 + 2-OC612 + 1-OC603 + 2-OC604 + OA160) 4Y50A1 5X75 5Y35 36,00 13, 29,00 6BA6W/5749 32,00 11, 4.30 EBF2 6,45 EL300 5,65 6H6GT 9,50 EM4 4,15 EM11 6,20 PL300 7,15 PL500 11,35 10.50 501.6 6.75 EBF80 20,20 4,25 4,15 4,30 6J5 7,40 6J6 5,65 6J7 6,30 6K6 8,80 6K7 4,70 85A2 5,15 80 4,40 83 4,95 117Z3 43,00 6BE6W/5750 39,00 17, 5,85 PY81 3,90 PY82 5,20 UABC80 1L4 1LC6 12,80 EBF89 5,25 EBL1 4,05 EM34 6,95 EM80 10M75 10P35 DCG4/1000 6C4WA/6100 14.60 1LN5 7,95 ECC40 6,35 ECC81 6.86 FM81 5,90 5,15 4,65 TRANSISTORS 4,40 83 4,95 11772 4,45 506 11,80 807 7,95 814 8,55 954 8,15 1619 7,70 1625 9,25 1626 5,05 955 6,25 EM84 5,35 UAF42 MARQUES FRANÇAISES 29,00 14,60 000 6V6GTY 11,30 72,00 6X5WGT 15,30 62,00 12AT7WA/ 69,00 6201 14,50 255,00 12AU7WA/ 6,30 UBC41 5,05 UBC81 5,65 UBF80 DCX4/5000 1N5 4.10 FM85 6,35 ECC81 12,80 ECC82 35,00 ECC83 7,50 ECC84 7,85 ECC85 6,90 ECC88 4,70 ECC189 7,50 ECF1 OC44 6,15 6K8 4,10 6L6 3,85 6L7 3,80 6M6 1R4 EY51 4,25 4,515 8,15 8,15 5,25 7,40 8,15 8,25 4,45 4,20 4,20 4,70 3,10 3,60 4,70 PE1/57 4.05 EY81 5,65 UBF80 4,65 UBL21 4,90 UCH11 6,65 UCH21 6,95 UCH42 6,45 UCL81 3,35 UCH81 2,65 UCL11 3,50 UCL82 8,60 UF41 8,95 UF42 4,15 UF80 OC70 OC71 4,50 EY81 4,50 EY82 4,95 EY86 9,90 EZ4 9,45 EZ11 10,40 EZ12 PE1/75 P200A 25 PC1,5/100 0 6189 89,00 TZ40 12,80 RKR72 8,50 100TH 89,00 450TH 14.30 OC72 1112 3,85 6M7 84,60 7,95 69,00 2D21 2X2 6,80 6N7 6,90 607GT Le jeu complet de 6 transistors + 1 diode (1-OC44 + 2-OC45 + 1-OC71 + 2-OC72 + 1-OA85 27,50 6,90 607G 4,15 65A7 6,40 6SJ7 6,25 6SK7 4,10 6SL7 6,95 6SQ7 4,25 6SQ7 4,25 6SX6 5,85 6X4 6,25 6X5 6,25 6X5 6,25 7A7 6,05 7A8 PHANN 3A4 3A5 6,25 CK1005 6,75 1561 6,50 EZ40 5,95 EZ80 PH500 RL57 5,15 ECF80 425,00 39,60 65,50 82,50 22,50 5.50 ECF82 6,75 | 156 | 6,45 | 1883 5,95 | 2050 5,45 | 2051 8,45 | 4654 7,40 | 4699 5,40 2,90 | T 5,45 | « 453 811A 285,00 813 5,80 ECH3 15,00 ECH11 11,40 ECH21 7,85 EZ81 8,70 GZ32 7,15 GZ34 RS384/P453 3Q4 3Q5 GZ34 GZ41 125 829B 245,00 830B RS391/P125 15.10 FCH81 4,45 KT88 8,35 PC86 4,85 PC88 24,20 UF85 832A 866A 59 50 354 TUBES 4,20 4,35 5,20 5,70 3,45 6,05 3,80 ECL11 ECL80 14,40 UF89 18,35 UL41 SPECIAUX TYPES 5U4G EUROPEEN ET EMISSION 872A 19.90 OSCILLO U.S.A. R.C.A. 5,05 PCC84 7;25 PCC85 11,50 PCC88 6,95 PCC189 4,95 UY1N 5,65 UY41 13,80 UY42 9,45 UY85 5V4 5X4G « EURO-ECL82 EF6 5636 5651 DG7/3 DG7/5 62,00 64,30 76,00 5,45 « E 8,90 PE 8,15 AB2 7,95 ABL1 10,15 ACH1 7,50 AH1 9,80 AF3 OA2WA 12,90 5651 9,90 OB2WA 12,90 5654/6AK5W 12,20 OC3WA 16,90 12,20 PEENS » 3BP1 5CP1A 5FP7 5UP1 38,00 195,00 25,00 5Y3GB 5Z3G DG7/6 DB9/5 FF8 K5W 12,20 14,75 8,50 7,80 9,20 16,80 8,90 348,00 34,50 8,95 92,00 87,00 16,95 5670 8,25 5672 106,30 5676 DG9/3 DG9/4 5R4GY 7B6 9,40 EF36 11,95 EF37 8.30 PCF80 5,90 UY92 OC3WA 1 AD4 2C39A 2C40A 2C51 2C52 89,00 87,00 89,50 92,00 6A5 22,50 7B8 EF37A EF39 14 30 11,95 EF37/ 11,80 EF39 6,80 EF41 6,80 EF42 9,45 EF50 10,85 EF80 7,85 EF85 8,85 7C5 6,70 10Y 6,60 9P9 5,90 12A 6,80 5,45 LIQUIDATION 5ZP16 DN9/3 129,50 5678 24,50 5687 21,00 5814 6A8 DG10/2 DG10/3 TUBES TELEVISION 6A8 6AC7M 6AG5 6AK5 6AL5 6,10 (Radio In 16,003 W 253 P19 3,75 W 251 GL 4,60 W 432 A 7,13 W 363 L 6,83 V 360 W 9P9 12A6 9,00 AF7 5,90 AK1 6,10 (Radio Industrie) 95 NF 5,90 AK1 3,95 AL2 3,15 AL3/4 11,25 AX50 3,10 AZ11 5,95 AZ12 6,45 AZ41 7,45 CBL6 6,23 CY2 6,13 DAF96 4,60 DF96 5,90 DK92 7,80 DK92 DG10/5 DR10/6 DG13/2 VK 434 P 19 VK 432 A VK 434 P7 VK 361 L SYLVANIA 92,00 11,00 5,90 5,90 2,70 4,90 3,45 23,90 3,15 3,20 12AU6 12AV6 2C53 49, 2D21W/5727 **49,00** 5890 727 6080 10BP4 98,00 DG13/2 12LP4A 110,00 DN9/5 142.00 19,80 EF86 3,55 EF89 4,40 EF183 6,40 EF184 9,20 8020 12AY7 12BA6 12BE6 6AM6 6AQ5 6AS7 6AT6 6AU6 6AV6 6BA6 12N8 12SA7 UNIQUE EN FRANCE 6,40 EL2 4,40 EL2 16,25 EL3 6,55 EL11 TUBES 3.20 12SG7 6,25 6,55 EL1. 4,15 EL12 30 EL30 « SECURITE » E80F 18,25 16,25 23,75 18,80 12,50 6AV6 3,20 12SG7 6BA6 3,35 12SJ7 6BE6 3,45 12SK7 6BG6 15,20 12SQ7 6BM5/6P9 7,80 12SR7 6BQ6GA 7,90 14A7 EUROPEENS E80L)F64 17,50 E83F)L64 15,80 E88CC)L67 9,90 E92CC NOUVEAU CATALOGUE GENERAL DES LAMPES **ET SEMI-CONDUCTEURS** 4,30 EL30 5,15 EL32 5,25 EL34 IMPORTATION.

C·I·E·L

COMPTOIR INDUSTRIEL DE L'ELECTRONIQUE

Expéditions à partir de 25 NF-10, RUE SAULNIER
Tél.: PRO. 09-23 et
M°: Cadet - C.C.P. 8 - PARIS-IX¹ t TAI. 64-34 8319-41 Paris

ALLEMAGNE: TELEFUNKEN • ANGLETERRE ITALIE - HONGRIE - TCHECOSLOVAQUIE - U.S.A.

Très belle édition de 40 pages sur papier couché, format 13,5 x 21 cm - Couverture deux couleurs - Tous les renseignements, correspondances, etc. - Envoi contre 2,50 en timbres CALLUS-PUBLICITÉ =

CONNAISSANCES ÉLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES POUR FAIRE UN BON EMPLOI DES TRANSISTORS

(SUITE - voir No 1047)

Etude du cadre (suite)

ACTION DE LA TEMPERATURE

La présence du matériau magnétique dans le centre de la bobine amène un changement dans la valeur du coefficient de self induction avec les variations de la température. Une formule est donnée dans un document Philips sur le Ferroxcube, auquel nous avons emprunté une grande partie des informations et formules données ici, elle permet de calculer le coefficient de variation de l'inductance. Nous avons relevé sur un graphique, pour les qualités de ferroxcube qui nous intéressent ici, les valeurs suivantes. Pour le ferroxcube 3B, entre 0 et 75 degrés, la perméabilité initiale passe de 1210 à 1250, pour une même variation de la température et avec le 4B on passe de 260 à 350 et pour le 4D de 46 à 50.

COEFFICIENT hQ'

On indique souvent un coefficient hQ' auquel est proportionnelle la tension.

$$h~Q'~=~\frac{d^2~n~f~\mu_{eff}~Q'}{6\times 10^7}$$
 dans cette formule :

d = diamètre du bâtonnet;

n = nombre de spires;

f = fréquence en mégahertz;

µeff = facteur de concentration dépendant de la perméabilité initiale u.o du matériau, du rapport l_{Fx}/d, de la forme et des dimensions de la bobine et enfin de la position de cette dernière sur le bâtonnet 56 681 62/4B diamètre 9,5 mm. L = 210 μH et Q' = 207 qui est le coefficient surtension de la bobine avec le bâtonnet.

n = 44 spires p.eff = 92

f = 1 MHzvaleur mentionnée déjà.


EXEMPLE DE REALISATION ET QUELQUES MESURES SUR UN CADRE PO-GO

VANT d'aller plus loin dans l'étude théorique des circuits d'entrée de récepteurs à transistors, nous allons donner un exemple de réalisation qui peut servir pour un récepteur dont le condensateur variable d'accord a une capacité maximale de 490 pF.

Le bâtonnet de ferroxcube utilisé est du type Fx 4 B 9,7×220 - qua-lité 4 B, diamètre 9,7 mm et longueur 200 mm. Les bobinages sont exécutés sur des tubes de carton bakélisé d'un diamètre extérieur de 12 mm et dont le diamètre intérieur est tel qu'il puissent coulisser à frottement doux sur le bâtonnet.

Comme nous l'avons vu, la position de l'enroulement sur le bâtonnet joue un grand rôle dans la valeur du coefficient de self induction. C'est pour cette raison que dans

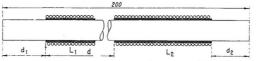
Quelques mesures effectuées sur ce cadre valent la peine d'être indiquées. La figure 251 donne le schéma des connexions du cadre. Le trimmer t est celui qui est solidaire



Cadre PO-GO pour condensateur variable 490 pF, bâtonnet ferroxcube Fx 4B 9,7 × 200.

les données de construction d'un cadre on indique toujours les cotes de la distance qui sépare l'extrémité d'un bobinage du bout du bâtonnet.

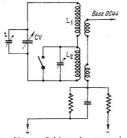La figure 250 montre le cadre réalisé. Pour une distance d₁ = 22 mm, un enroulement La fait de 42 spires de fil 20 brins de 0,05



- Schema des connexions du cadre PO-GO.

mm, en mesure $L_1 = 180 \mu H$. Pour couplage avec un transistor OC44 monté en convertisseur, on utilisera 3 spires de fil 0,3 mm deux couches soie.

Pour une distance de d2 = 20 mm, en enroulement L2 fait de 140 spires de fil 10 brins de 0,05 mm, on mesure $L_2 = 1950 \mu H$. Pour le couplage avec le transistor envisagé il faut 10 spires, même fil qu'en PO.

du condensateur variable, on le règle pour le point de réglage fréquence élevée de la gamme PO (1 350 kHz). En parallèle sur le bobinage grandes ondes se trouve placé le trimmer servant pour cette seule gamme (180 pF, réglage à 250 kHz).

Dans le cours des mesures, les trimmers étaient absents. Si l'on relie L1 à L2, aux distances d1 et d2 indiquées, on mesure L₂ = 2 050 μH. Si l'on court-circuite la bobine L1, alors L2 tombe à 1 700 µH.

Pour une distance entre l'entrée de chaque enroulement égale à d. on a relevé l'influence de la mise en court-circuit de L2. Mesures faites à 1580 kHz.

 $= 40 \text{ mm} - L_1 = 150 \mu H$ Q = 284, $= 80 \text{ mm} - L_1 = 174 \mu\text{H} -$ Q = 274, $\stackrel{\sim}{=}$ 125 mm - L₁ = 180 μH -Q = 264.

Donc, peu d'influence du voisinage de L2 en court-circuit.

La figure 252 représente la variation du coefficient de surtension à vide en fonction de la fréquence pour chacune des gammes PO et GO. On voit que Q est loin d'être constant tout au long de ces

Après cet essai à vide, on a connecté aux bornes des deux enroulements de couplage montés en série une résistance de 1 000 ohms qui figure la résistance d'entrée d'un transistor qui sera relié à ces enroulements. Les résultats sont représentés en tirets sur la figure 252.

Un autre problème a été abordé, un changement de fil pour le bobinage. Les enroulements ont été exécutés en fil fait de 32 brins de 0.05 mm. Les résultats sont consignés sur la figure 253. On constate qu'il est peu intéressant d'utiliser un tel fil, le gain est assez minime. Une autre expérience a été de mesurer le tension aux bornes du secondaire chargé, l'excitation est faite par la résistance série du Q mètre, le montage est représenté figure 254 et les résultats ont permis de construire les courbes de la figure 255.



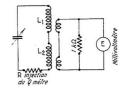


Fig. 254. — Montage réalisé sur un Q mètre pour la mesure de la tension aux bornes du secondaire chargé.

CADRE POUR CONDENSATEUR VARIABLE DE 200 pF AVEC PRISES DE C.A.G. PAR AMORTISSEMENT DU CADRE

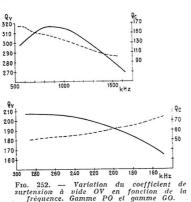Nous avons déjà parlé du procédé de commande automatique de gain qui consiste à amortir le cadre par l'action d'une diode dont la résistance interne est commandée par la tension d'émetteur-masse du premier transistor moyenne fréquence



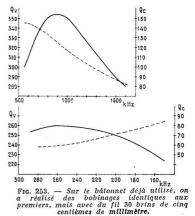

lui-même relié au système détecteur par la base.

Les enroulements sont conçus pour que les gammes PO et GO soient couvertes avec un condensateur de 200 pF. Pour la bande PO on a: $L = 470 \mu H$, fil de 45 brins de 0,04 mm. Pour la bande GO, L (entre c et b) égale 5 mH, fil 10 brins 0,04 mm. Les nombres de spires sont portés sur la figure 256 ou sont dessinées d'une part le ca-dre, et sa commutation d'autre part. Les points d'alignement sont : PO 454 - 1 510 kHz et GO 150 - 280 kHz.

On remarque que chaque bobinage est fait en deux fractions, une petite partie de l'enroulement sert par variation de son couplage avec l'autre, à ajuster le coefficient de self induction à la valeur voulue.

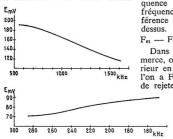


Fig. 255. — Tension aux bornes du secondaire chargé, en fonction de la fréquence.

Le couplage de la base est fait sans le secours d'un enroulement secondaire séparé, un autotransformateur est constitué par une prise sur le circuit accordé. La commutation est plus compliquée que dans le cas du cadre proposé ci-dessus, il faut trois inversions mais la complication vaut la peine d'être admise.

DE L'UTILITE DE LA SELECTIVITE DU CIRCUIT D'ENTREE. SON INFLUENCE SUR CHOIX DE LA VALEUR DE LA FREQUENCE INTERMEDIAIRE

La sélectivité du circuit d'entrée d'un récepteur a une grosse influence sur la qualité qu'il va montrer en grandes ondes. Cette sélectivité n'a pas, comme la sélectivité moyenne fréquence une seule influence sur la facilité de séparer des émetteurs voisins en longueur d'onde, elle a un effet prépondérant sur le nombre et l'intensité des interférences qu'on perçoit si souvent dans la gamme grandes ondes des récepteurs à transistors.

Le circuit d'entrée doit imposer un affaiblissement important aux porteuses qui ne sont pas celles sur laquelle on l'accorde. On remarque, avec certains récepteurs à transistors que l'écoute de stations telles que Europe I et Droitwich est, le soir, gâtée par des sifflements et que le jour, l'audition est en général bonne en ce même lieu de réception.

Les interférences sont dues à des stations petites ondes dont le champ est le soir assez fort pour amener des perturbations en grandes ondes. On ne remarque pas ce phénomène, en général, avec un ré-cepteur équipé de tubes parce que la sélectivité du circuit d'entrée est

plus poussée que dans le cas du récepteur à transistors.

On peut situer entre 160 et 235 kHz la partie utile de la gamme grandes ondes, puis entre 450 et 480 kHz les fréquences sur lesquelles sont accordées les bobines moyenne fréquence des récepteurs du commerce.

Il est bien connu qu'il est possible de recevoir une station de fréquence F, avec un changeur de fréquence dont la fréquence intermédiaire est Fm, avec deux fréquences de l'oscillateur local (du bloc); Foi et Fo2 telles que

$$F_{01} = F_1 + F_m F_{02} = F_1 - F_m$$

L'écart entre Foi et Foz qui donne en combinaison avec une même fréquence incidente F₁ la moyenne fréquence F_m est donné par la différence entre les deux relations ci-

$$F_{01} - F_{02} = (F_m + F_m) = 2 F_m$$

Dans les blocs d'accord du commerce, on utilise le battement supérieur en fréquence, c'est-à-dire que l'on a F₀ > F₁. Ceci, dans le but de rejeter en dehors de la gamme

PO la fréquence résultant du battement pour lequel Fo est < F1.

Voyons un exemple: Soit une porteuse sur 1 500 kHz une moyenne fréquence de 470 kHz, pour satisfaire la condition $F_0 > F_1$, il faut régler l'oscillateur sur 1 500 + 470 = 1 970 kHz. Quand le cadran sera amené vers les fréquences basses de la bande PO, nous allons passer sur une fréquence d'oscillateur de 1 500 — 470 = 1 030 kHz qui correspondra au battement supérieur pour une porteuse de 1 030 - 470 = 560 kHz. Nous serons vers l'extrémité opposée de la bande PO, la sélectivité du circuit sera assez grande pour qu'il n'y ait pas gêne.

Supposons maintenant que l'on ait adopté le battement inférieur, pour notre porteuse à 1500 kHz l'oscillateur serait réglé sur 1500 -470 = 1030 et quand nous serons vers la station 1 500 — (2× 470) = 560 pour l'accord, l'oscillateur sera sur 560 - 470 = 90

insuffisante, on peut capter une station sur la position normale correspondant à $F_0 = F_1 + F_m$ et sur une autre position établie pour F_0 = $F_1 - F_m$. Une sélectivité trop peu poussée pour le circuit d'accord peut donc provoquer des sifflements dans la zone des fréquences basses de la gamme PO.

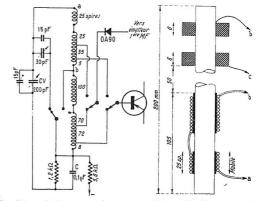


Fig. 256. — Cadre pour condensateur variable de 200 pF avec prise de CAG par amortissement du cadre.

$$F_{o1} = F_1 + F_m = 560 + 470$$

= 1 030 kHz
 $F_{o2} = F_1 - F_m = 560 - 470$
= 90 kHz

et pour la porteuse 1 500 kHz :

$$F_{01} = 1500 + 470 = 1970$$

 $F_{02} = 1500 - 470 = 1030$

Dans le premier cas, le rapport entre les deux fréquences Foi et For est 11,4, il est de 1,9 dans le second. Dans la première combinaison, à une certaine valeur de la capacité variable, la fréquence de l'oscillateur sera égale à la fréquence intermédiaire.

Ces quelques chiffres cités pour mémoire laissent apparaître pourquoi l'on a choisi toujours le battement pour lequel Fo > F1.

Revenons à la situation habituelle, nous avons montré que si la sélectivité du circuit d'accord est

Mais venons-en à la gamme GO pour laquelle les sifflements sont beaucoup plus marqués. L'oscillateur fournit une tension dans laquelle on peut relever un certain taux d'harmonique deux. Prenons le cas de l'émetteur de Droitwich avec une fréquence intermédiaire de 470 kHz. La fréquence de l'oscillation locale est:

 $F_{\circ} = 200 + 470 = 670 \text{ kHz}$ l'harmonique deux de cet oscillateur est $670 \times 2 = 1340$ kHz.

La combinaison 1340 - 470 nous donne de quoi recevoir une station qui serait sur une fréquence de 870 kHz, donc située dans la bande petites ondes. Dans la région parisienne, un émetteur, France II, travaille sur 863 kHz. Examinons, pour diverses valeurs de fréquences intermédiaires, à quelles fréquences de la bande GO nous conduisent des combinaisons d'harmonique deux d'oscillateur avec la porteuse 863 kHz.

FIP	U	I		ZFo		
863	,	450	1	1 3 1 3		
863	;	460	1	1 323		
863		470	1	333		
863	;	480	1	343		
F.		F	GO			
655	655	- 45				
661	661	- 46	= 0	201		
666	666	47	= 0	196		
671,5	671,5	5 — 48	= 0.00	191,		

Pour cette porteuse PO, selon la movenne fréquence choisie, un battement donnant une fréquence audible peut prendre naissance avec la contribution d'une porteuse de la gamme GO située entre 191 et 205

Admettons une interférence qui donne une note audible très aiguë, soit 6 000 Hz, il faut que la distance entre l'émetteur indésirable de la gamme PO reçu par combinaison en GO et l'émetteur GO reçu soit supérieure à 6 kHz. Entre Europe I et Droitwich il y a 200 -182 = 18 kHz. Il faut adopter une

POUR LA JOIE DES PETITS ET DES GRANDS VERITABLE COUCOU CHANTANI



A titra publicitaire, pour faire connaître notre an el 1 fabricat en mus distribuors aux 3.000 PREMIERS LECTEURS de ce journal notre vé itable cuacu, chantant tous les 1/4 d'haure, façade ébénisterie sculptée main, modulation de la métodie par mouvement du bec de l'oiseau mécanique, mouvement précis et inusable avec 1 poids, dimensions 270 × 290 m/m.
GARANTIE 2 ARS: 2.900 Fr. - 29 NF. № 586 - Grand coucou chantant, façade ébénisterie sculptée main, sonnerie toutes les heures et 1/2 heures sur gong, modulation de la métodie par mouvement du bec de l'oiseau mécanique sortant de sa cogs, mouvement précis et inusable, 2 poids, dimensions 500 × 320 m/m.
GARANTIE 5 ANS: 9.500 Fr. - 95 NF.
Quantité limitée A titre publicitaire, pour faire connaître

ARANTIE 5 ANS: 9.000 rr.
Quontité limitée
Profilez de ces prix exceptionnels l
Passez commande immédialement
en joignant cette annonce.
Nous ne pourrons satisfaire
joutes les demandes.

Sté D'HORLOGERIE DU DOUBS

H. P. 1

LES SPECIALISTES DU COUCOU » 106, rue La Fayette - Paris (10°) Métros: Poissonnière et Gare du Nord

Page 32 * LE HAUT-PARLEUR * N° 1048

moyenne fréquence telle que la porteuse indésirable, soit à 200 — 9 = 191 Hz. Dans cette condition précise, l'interférence sera acceptable et plus facile à atténuer. Nous sommes en présence d'une fréquence (PO) 863, d'une fréquence (GO) 191, nous avons deux incon-

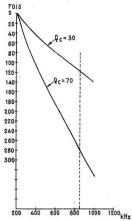


Fig. 257. — Courbes montrant l'affaiblissement amené par le cadre d'une porteuse à 200 kHz, jusque dans la gamme des PO. Deux cadres sont considérés dont les coefficients de surfension en charge sont (Cc = 30 et Qc = 70. Le tracé en tirets montre les affaiblissements respectifs pour chaun des deux cadres à 850 kHz, fréquence située dans la zone perturbatrice des PO sur les GO.

nues, il faut calculer 2F_o (GO) qui donne 863 pour F₁ (PO). Le tableau ci-dessus nous montre que la valeur optimale à adopter, pour ce cas, est une F_m de 480 kHz. Avec 460 par exemple, l'interférence gênerait l'écoute de Droitwich.

Nous avons pris ici un exemple se rapportant à un émetteur gênant situé dans la région parisienne, mais on peut trouver d'autres cas avec des émetteurs d'autres régions, fonction du lieu dans lequel le récepteur est exploité et ceci particulièrement de nuit, alors que la propagation est excellente.

En passant, signalons que la connexion entre le cadre et le condensateur variable puis la base du transistor doit être aussi courte que possible et que l'on a intérêt à faire passer les fils dans une gaine blindée. Les fils nus et longs jouent un rôle d'antenne et font perdre une partie de l'effet directif du cadre. Le bâtonnet ne peut être très près du condensateur variable, car il y a risque de réaction avec les bobinages moyenne fréquence.

COURBES DE SELECTIVITE DES CADRES GO

Nous avons vu l'importance qu'il y a à ce que le circuit d'accord ait une sélectivité assez poussée. Nous allons maintenant faire les calculs nécessaires pour le tracé de la courbe de sélectivité d'un bon cadre GO, pour lequel $Q_{\rm e}=70$, puis de celle d'un cadre médiocre avec $Q_{\rm e}=30$, qui serait, par exemple, fait d'un fil trop fin, de résistance haute fréquence trop élevée ou encore qui serait trop proche d'une

masse métallique. Une autre cause d'amortissement trop fort causé par un couplage exagéré à la base du transistor convertisseur.

a) Cadre pour lequel $Q_e = 70$. Fréquence pour le calcul : 200 kHz à = 3 dB, la bande passante est : $2\Delta f = \frac{f_o}{Q_e} = \frac{200}{70} = 2.8$ kHz à = 6 dB, l'affaiblissement est de

 $2\Delta f = \frac{f_o}{2} \sqrt{a^2 - 1} = \frac{1}{2}$

plus piecis, ene est:
$$a = \sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{f}{f_o} - \frac{f_o}{f}\right)}$$
On trouve alors:
$$avec f = 300 \text{ kHz}:$$

$$\frac{f}{f_o} = \frac{300}{f_o} - \frac{200}{300} = \frac{1.5 - 0.66 = 0.84}{1.5 + (4900 \times 0.7) = 58.3}$$
Pour $f = 400$ $a = 105$

* f = 850 a = 280

La connaissance de ces valeurs de l'affaiblissement nous permet de tracer la courbe Q_e = 70 de la figure 257. Le tracé est fait seule-

a = 147

a = 220

f = 500

f = 700

>>

ment pour la partie située entre la fréquence d'accord et les fréquences hautes ; c'est dans cette bande que nous allons rencontrer les porteuses de la gamme PO qui sont gênantes dans la bande GO. Prenons, par exemple, une porteuse dont la fréquence est 850 kHz ; nous constatons que le cadre pour lequel $Q_{\rm e}=70$ procure un affaiblissement de 280 fois par rapport à la porteuse GO à recevoir.

b) Pour le cadre pour lequel $Q_{\rm e}=30$, nous trouvons les valeurs suivantes :

$$2\Delta f = \frac{f_o}{Q} = \frac{200}{30} = 6,66 \text{ kHz}$$

Q 30
Fréquences 205,7 2
300 25
400 46
500 63
700 96
850 120

La courbe $Q_c=30$ est tracée avec ces valeurs. On constate que in désirable à 850 kHz est égal à 280 avec le cadre pour lequel $Q_c=70$, il est seulement de 120 fois avec celui dont $Q_c=30$.

L'ordonnée a été graduée en nombre de fois, avec quelques indications de repères en décibels.

LE REGISTRE MUSICAL

Nous allons, maintenant, tracer les sommets des deux courbes avec graduations en décibels comme ceci se fait d'habitude. Ces courbes sont représentées figure 258. On constate que si le cadre à une grande sélectivité donne une grande efficacité dans ce domaine, il amènera un affaiblissement exagéré sur les fréquences hautes du registre musical. Il est vrai que la chose peut être tolérée car, dans les postes équipés de transistors d'un modèle classique, à l'autre extrémité du registre, la pauvreté est grande aussi. On sait qu'il existe une règle qui régit la plage optimale de fréquence, c'est la règle des 400 000 ». Il faut qu'il existe un certain équilibre dans le registre musical reproduit par un appareil, cet équilibre doit tenir compte de l'amplificateur, du haut-parleur et de sa charge.

La plus grande bande passante peut ne pas donner pour l'oreille la

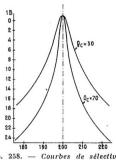


Fig. 258. — Courbes de sélectivité, partie des affaiblissements faible.

meilleure impression musicale. Par exemple, un ensemble qui donnerait une reproduction correcte jusqu'à 12 000 Hz dans le registre aigu, mais qui s'arrêterait à 200 Hz dans la partie basse serait mauvais.

La règle des 400 000 dit que le produit de la fréquence de coupure inférieure par la fréquence de coupure supérieure pour l'ensemble complet, doit toujours être égal à 400 000. Un exemple applicable aux récepteurs portatifs classiques à transistors fréquences basses — 3 dB à 200 Hz et — 3 dB à 200 Hz. Le produit de 200 par 2 000 est bien 400 000 et l'on peut être certain que ce récepteur donnera « à l'oreille » une sensation plus agréable que si la plage de l'aigu s'étendait jusqu'à 4 500 Hz.

GARRARD

TOURNE-DISQUES
AUTOMATIQUE
"AUTO-SLIM"



Encombrement minimum 36,5 × 32 × 11,6. Poids 3 kg. Commande manuelle et automatique (8 disques mélangés de 17, 25 et 30). Force d'appui réglable et constante pour les 8 disques. Arrêt automatique ultra-sensible. Cáblé pr stéréo. Prix s. cellule NF 205. Cylindre 45 t. NF 29,50

CELLULES GARRARD, SHURE, G.E., SONOTONE, ELAC, RONETTE

ELECTROLUBE

assure la protection, réduit l'usure, accroît le rendement de tous contacts électriques

Indispensable pour radio, télévision, électricité industrielle, relais collecteurs et charbons, interrupteurs. Références de premier ordre. Doc. sur demande

FILM ET RADIO

6. RUE DENIS-POISSON - PARIS (17°) - ÉTOILE 24-62

Dépôts régionaux : CERANOR, 3, rue du Bleu-Mouton, LILLE. TELEDISC, 60, cours d'Albret, BORDEAUX. SCIE, 14, avenue de Saxe, LYON-6*. DIAPASON DES ONDES, 11, cours Lieutaud, MARSEILLE.

CALCULS POUR UN CADRE PO


Le calcul est fait pour un cadre dont le coefficient de surtension en charge est la même que le premier cadre traité pour les grandes ondes, soit $Q_c=70\ and 100\ kHz$.

Les résultats trouvés sont :

Les resultats	trouves sont:
ffaiblissement	Bande passant
dB	$2\Delta f =$
3	14
6	24
10	48
15	55
20	140

La sélectivité est nettement différente de celle qu'on trouve en grandes ondes ; évidemment, dans le rapport f_o/Q le dénominateur est resté le même et f_o est passé de 200 à 1000 kHz.

régulateur automatique de tension

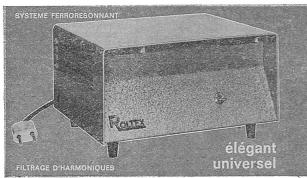


- Puissance 200 ou 250 V.A.
- Secteur 110 ou 220 V. Utilisation 110/220 V.
- 🖺 Régulation ± 1 % pour tension entrée ± 30 %
- Très faible distorsion de la tension de sortie.

antenne auto-radio amovible

- Pas de perçage de la carrosserie.

- Masse assurée.

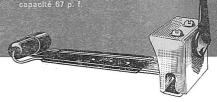 Blande de passage protégée par surmoulage hostalène
- par surmotitage rostateire Prise antenne surmoulée hostalène (pas d'aspérité dangereuse). Embase au profil spécialement étudié. Cable blindé long, 1 m. 60 avec fiches std,



R. BOULORÉ SERVICES COMMERCIAUX: 85 RUE MOUFFETARD - PARIS Vº - GOB. 92.06 Usine à Toucy - Yonne

Documentation sur demande

SALON DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES - STAND 53 H. 17

DO IT YOURSELF...



VOLTMÈTRE A LAMPES

APPAREILS de MESURE

VOLTMÈTRES OSCILLOSCOPES GÉNÉRATEURS

etc...

MONTEZ-LES **VOUS-MÊMES**



Ensembles complets en pièces détachées avec notices de montage détaillées

70 MODÈLES



PRÉAMPLI STÉRÉOPHONIQUE

HAUTE FIDÉLITÉ

AMPLIS - PRÉAMPLIS TUNERS AM - FM STÉRÉOPHONIE etc...



BUREAU DE LIAISON

113, rue de l'Université - PARIS-7° - INV. 99-20

Veuillez m'envoyer catalogues et tarifs Heathkit.

NOM:

Page 34 ★ LE HAUT-PARLEUR ★ N° 1048 SSS

FILTRE BF PASSE-BANDE

A LARGEUR RÉGLABLE

largeur réglable de façon aisée, c'est-à-dire dont les fréquences de coupure en haut et en bas de bande sont facilement ajustables, peut trouver des applications très intéressantes dans les récepteurs de luxe de grande qualité, dans les récepteurs de trafic également, et bien entendu, sur tous les amplificateurs BF.

Sur les amplificateurs BF de qualité notamment, l'emploi d'un tel filtre est tout indiqué. Par l'ajustage du point de coupure vers les fréquences basses, il est alors aisé d'éliminer les bourdonnements (rumble) du moteur du tourne-disque parfois si gênants lorsque l'amplificateur reproduit bien les fréquences très basses. A l'autre extrémité du registre sonore, par l'ajustage du point de coupure vers les fréquences élevées, on peut facilement éliminer les bruits de surface (scratch) des disques usagés ou des anciens disques 78 tours.

L'originalité du filtre que nous décrivons ci-après, réside dans le fait qu'il ne comporte que des résistances et des condensateurs (à l'exclusion de tous bobinages BF) et que ses fréquences de coupure


N filtre BF passe-bande à haute et basse sont facilement et rapidement réglables.

Ce filtre, dont la description a été faite dans la revue anglaise par la manœuvre du potentio-

Le cut-off (point -3 dB) du filtre passe-haut est variable de 35 à 100 Hz; ce réglage s'effectue

bande passante est obtenue lorsque Pot 2 présente la résistance minimum, et Pot 1, la résistance maximum. Pour cette largeur de bande passante, la réponse est plate à 0,5 dB près.

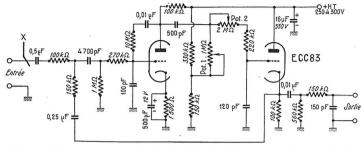La résistance de charge anodique de l'étage précédant l'entrée du système doit être de l'ordre de 100 kΩ. La sortie doit être con-



« Electronic Engineering », comporte un tube double-triode 12AX7 (ECC83). Son schéma complet est représenté sur la figure ci-contre.

Dans le système proposé, l'effet de passe-bande est obtenu par des filtres passe-haut et passe-bas à fréquences variables dans un circuit amplificateur à deux étages à contre-réaction.

Les filtres produisent une atté-nuation de l'ordre de 18 dB par octave.

mètre Pot. 1 de 1 $M\Omega$ (carbone linéaire). Le cut-off du filtre passebas est variable de 5 000 à 14 000 Hz; ce réglage est assuré par le potentiomètre Pot. 2 de $2 M\Omega$ (carbone linéaire).

Le résultat global est, évidemment, la constitution d'un circuit passe-bande dont la largeur minimum est de 100 à 5 000 Hz, et la largeur maximum de 35 à 14 000 Hz.

La largeur maximum de

nectée à un circuit de grille de l'étage suivant ayant une résistance de fuite de l'ordre de 470 kΩ.

Bien entendu, il est tout à fait possible de prévoir un système avec commutateur et fils blindés permettant J'éliminer totalement le dispositif lorsqu'il n'est pas nécessaire. Ce système peut couper la liaison au filtre, au point X par exemple, et relier directement les points « entrée » et « sortie ».

Roger SIMON.

SATISFACTION TOTALE



CARAVELLE

7 transistors, 2 diodes – PO – GO – Prise antenne AUTO – Platine circuit im-primé – Transistors améri-cains – HP de 10 cm – Coffret luxe. En pièces dé-tachées. COMPLET. 168 Câblé, réglé, en ordre de marche. PRIX NET. 189

Dim.: 250 x 150 x 80 mm

TWIST

6 transistors + diode PO - GO ferrite incorporé. Cadre Prise antenne voiture. TRES MUSICAL. Présen-tation élégante. COMordre 169,50





TANGO O

6 transistors + diode 2 gammes PO-GO Commut. antenne pour fonctionner en voiture. Prise antenne auto.

COMPLET, en ordre de marche 169,50



LISON

7 transistors, 1 diade PO-GO. Dispositif: a LOCAL » et a DISTANCE ». Prise Antenne AUTO. Réglage de tonalité. Coffret gainé façade en plastique. COMPLET, en ordre de parche. marche 194,40 260 x 160 x 75 mm

TOUTES LES PIECES DETACHEES RADIO et TELEVISION



SUPER 8

8 transistors + diode PO-GO - Cadre incorporé. Prise antenne auto. Ecoute sur casque. HP de 13 cm. TRES MUSICAL

COMPLET, EN ORDRE DE MARCHE. 210,00

VARY •

Réglage de syntonie par S.-METRE. Appareil excep-S.-METRE. Appareil exceptionnel pour les réceptions dans toutes les parties du monde. 8 transistors: PO-GO - 3 OC (de 10 à 167 m) - HP 15/17 cm - Prise auto - Antenne té-

| 10/ m) - HP 15/17 cm - Prise auto - Antenne télesc, - Prise PU - Double
cadran éclairé - Coffret
en bois gainé et plastique,
Poids: 2,4 kg avec pile. Dim.: 300 x 90 x 95 mm.
COMPLET, en ordre de marche 388,00

PLATINES TOURNE-DISQUES



4 vitesses 33, 45, 78 tours 110/220 volts 50 périodes ARRET AUTOMATIQUE Philips 74,50 Radiohm ... 68,00 Radiohm Stéréo 88,50 Philips Radiohm

PATHE-MARCONI \$1,00 140,00 299,00 95,00



MAGNETOPHONES MATCH 62

2 vitesses 9,5 et 19 cm.
Bobines de 360 m. Vitesses rapides AV et AR.
Compteur incorporé. Remise à zéro manuelle.
Contrôle visuel.

BANDES PASSANTES 9,5: 40 à 14 000 ps 19: 40 à 16 000 ps Puissance 3 W Mallette gainée plastique lavable

2 tons Poids: 9,400 kg. Dim.: 390 x 380 x 170 mm

Documentation et Prix sur demande

OCHASSIS D'AMPLISO Puissance 5 watts. COM-PLET, PRET A CABLER PRIX

58,90 14,95 ieu de lampes Le jeu de lampes 1.4,95 COMPLET, EN ORDRE DE MARCHE, sans lampes. 69.90



AUTO-TRANSFO 220/110 ou 110/220 REVERSIBLES 80 VA

100 VA 200 VA 300 VA 14,50 24,50 Autres valeurs : Nous consulter





MESURE 130,00 18,10 148,50 46,50 17,30 AUTRES METRIX 460

Fermé DIMANCHE et LUNDI MATIN


35, rue d'Alsace, 35 NOS PRIX PARIS (10°) NORD 88-25 - 83-21

Métro: gares Est et Nord C.C.P. 3246-25 - PARIS

S'ENTENDENT **TAXE 2,75 %** PORT et EMB. en SIIS

N° 1048 * LE HAUT-PARLEUR * Page 35

ÉMETTEUR EXPÉRIMENTAL A 4 TRANSISTORS

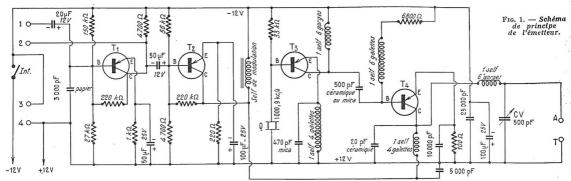

ANS notre nº 1045, nous avons décrit un émetteur expérimental, équipé 4 transistors, qui a remporté un très grand succès auprès des amateurs. Cet émetteur est de performances étonnantes, malgré l'utilisation de transistors haute fréquence courants, normalement prévus pour assurer le changement de fréquence sur un récepteur classique. Il travaille sur la gamme PO, ce qui permet l'utilisation pour la réception d'un poste normal à lampes ou à transistors, et présente l'avan-

tage d'être stabilisé par quartz, ce qui évite les déréglages par effet de main. L'émission sur la gamme PO étant, bien entendu, interdite, il est indispensable que l'antenne utilisée soit de faible longueur, afin d'éviter un rayonnement excessif et de réduire la portée à quelques dizaines de mètres, pour ne pas provoquer des brouillages ou interférences avec les récepteurs voisins.

Le nouvel émetteur décrit aujourd'hui est également réalisé entièrement avec du matériel des

surplus (1) et équipé de nouveaux éléments constitutifs, en particulier selfs de choc, d'accord et transde modulation. formateur schéma général est à peu près identique, mais l'utilisation de ces nouveaux éléments a permis d'amélio-rer encore les performances. Nous rappelons ci-dessous le principe de fonctionnement de cet ensemble.

SCHEMA DE PRINCIPE

Le schéma de principe complet de l'émetteur est indiqué par la fi-

gure 1. Les fonctions des 4 transistors sont les suivantes :

T1: préamplificateur BF de modulation.


T2: amplificateur BF de puis-

sance du modulateur. Γ₃ : oscillateur HF piloté par

quartz. amplificateur haute fré-T.: quence.

L'amplificateur comporte deux entrées (1-4) et (2-3).

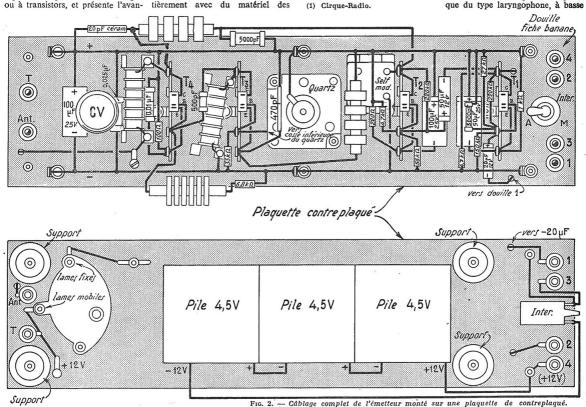L'entrée 1-4 correspond à l'utilisation d'un microphone magnétique du type laryngophone, à basse



impédance, permettant de parler et d'éviter des modulations parasites par bruits ambiants. Il est également possible d'attaquer la même entrée par un microphone magnétique, tel qu'un petit haut-parleur à aimant permanent, de préférence du type à impédance moyenne (25 à 50 Ω); par un pick-up magnétique, un pick-up piézo-électrique ou un micro piézo-électrique. Malgré les désadaptations d'impédances avec ces deux dernières sources de modulation, le fonctionnement est satisfaisant

Les entrées 2-3 sont à utiliser avec un micro charbon. Le premier transistor préamplificateur BF se trouve, dans ces conditions, éliminé.

Lorsque l'on utilise les entrées 1-4, les tensions BF sont transmises par un condensateur de $20~\mu F$ à la base du transistor préamplificateur T, 687T1, OC71 ou similaire. Le condensateur papier de 3 000 pF entre base et ligne + 12 V dérive à la masse des tensions HF éventuelles pouvant être transmises par le cordon de liaison.

Le transistor T₁ est polarisé par le pont 150 kΩ-27 kΩ. Sa résistance de stabilisation d'émetteur, de 1 kΩ, est découplée par un électrochimique de 50 μF et sa résistance de charge de collecteur est de 4,7 kΩ. Une résistance de contreréaction, de 220 kΩ, est montée entre base et collecteur. C'est aux extrémités de la résistance de charge que se trouve connecté le micro charbon relié aux prises 2 et 3,

Le 2° transistor T_2 (486T1, OC72 ou similaire) est monté en amplificateur BF de puissance du modulateur. Sa polarisation de base est déterminée par le pont 56 k Ω -4,7 k Ω et sa charge de plaque est constituée par une self BF de modulation. Il s'agit, en réalité, d'un transformateur dont seul un enroulement est utilisé.

Le circuit collecteur de l'étage amplificateur de puissance HF se trouve alimenté par l'intermédiaire de cette self de modulation. La modulation est donc comparable à une modulation plaque d'un émetteur à lampes.

Le transistor T₃, du type haute fréquence (35T1, 36T1, 0C44 ou similaire) est monté en oscillateur piloté par un quartz des surplus de 1 000,9 kc/s. Une self à 4 galettes en nid d'abeilles est montée en série avec le circuit émetteur. Elle est huntée par un condensateur au mica de 470 pF. La base est reliée au — 12 V par une résistance série de 33 kΩ et le quartz est disposé entre la base et le + 12 V.

Le circuit collecteur du transistor oscillateur pilote T₂ comprend une self à 6 gorges, avec cosses de sortie.

Les tensions HF sont transmises à la base du transistor T₄ amplificateur haute fréquence par un condensateur série de 500 pF au mica.

Une self à 6 galettes, en série avec une résistance de 6 800 Ω , est montée entre la base de T_4 et le -12 V. La polarisation négative appliquée à la base de T_4 est imagent de T_4 est imagent T_4 est imagent T_4 est T_4

portante, en raison de la résistance série de 6.800Ω .

Le circuit émetteur est stabilisé par une résistance de $100~\Omega$ découplée par un condensateur de 10~000~pF.

Le circuit collecteur, constitué par une sef à 4 galettes, est alimenté par l'intermédiaire de la self de modulation, un condensateur de 5 000 pF assurant le découplage des tensions H.F. On remarquera également le condensateur tubulaire céramique entre collecteur de T, et la ligne + 12 V.

Un filtre est disposé dans la sortie collecteur reliée à l'antenne. Il comprend une self à 6 gorges, accordée par un condensateur variable au mica de 500 pF.

Entre les lignes + et — 12 V sont disposés deux condensateurs de découplage HF (25 000 pF) et BF (100 μF-25 V). Un interrupteur ligne — 12 V.

L'alimentation comprend trois piles de lampe de poche de 4,5 V montées en série.

L'intensité totale sous 12 V est de 40 mA. Le courant collecteur du pilote est de 15 mA et celui de l'amplificateur HF de 18 mA. Dans ces conditions, la puissance de sortei HF est de l'ordre de 200 mW.

On remarquera que les transistors pilote T_s et amplificateur HF T₄ travaillent avec des courants collecteur relativement élevés, C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de les munir d'ailettes de refroidissement.

Parmi les autres particularités, mentionnons le blindage obligatoire des fils reliant le micro laryngophone aux bornes d'entrée.

MONTAGE ET CABLAGE

Tous les éléments de l'émetteur expérimental ont été montés sur une petite plaquette de contre-plaqué de 29 × 8 cm. Les 4 douilles d'entrée, pour fiches bananes, sont vissées sur le côté droit. L'interrupteur et les 3 piles série sont fixées sous la plaquette.

Les deux lignes — 12 et + 12 V sont réalisées en fil nu et supportées par des barrettes à cosses. Les transistors sont montés sur des supports soudés à des cosses de barrettes. Dans ces conditions, le câblage est très aéré et à la portée d'un débutant.

Seules deux cosses du transformateur de modulation sont reliées, Ces cosses sont reliées sur ce transformateur aux deux fils qui sortent le plus près des tôles du circuit magnétique.

Le quartz est fixé à 10 mm de hauteur de la plaquette par des tiges filetées et ses deux cosses de sortie sont reliées respectivement à la base et au + 12 V.

Les trois modèles de selfs utilisées sont faciles à différencier : deux selfs à 4 galettes en nids d'abeille, une self à 6 galettes en nids d'abeille, deux selfs à 6 gorges, avec bobinage en vrac et cosses de sortie.

La mise au point consiste simpement à régler le condensateur variable au mica, après avoir branché l'antenne et accordé le récepteur de façon à obtenir les meilleures performances.

pour 318 nf seulement construisez vous-même votre amplificateur mono ou stéréo

Vous pouvez même procéder par étapes : en construisant d'abord votre ampli monaural (318 NF) que vous compléterez ensuite avec une 2º™ chaine d'amplification (167 NF), dont la place est réservée, pour obtenir un remarquable amplificateur stéréophonique HIFI 661, de qualité professionnelle.




Même si vous n'êtes pas un familier de la radio, vous réussirez à coup sûr ces montages sur circuits imprimés, grâce à une notice explicative très claire, dont il vous suffira de suivre pas à pas les indications détrillée:

Et vous aurez la fierté de posséder un amplificateur stéréophonique haute fidélité musicale, d'une qualité exceptionnelle dont voici

quelques caractéristiques "éloquentes":

Ensemble préamplificateur et amplificateur 2×6 watts $\cdot 4$ circuits imprimes - Linéaire à + 1 dB de 35 à 12.000 Hz, à + 1 - 3 dB de 25 à 20.000 Hz. Distorsion inférieure à 1% à 6 watts - Rapport signal-bruit > 60 dB. Indépendance totale des deux canaux - "Machine's noise - suppressor" - Basses Physiologiques - Commande d'équillibrage - Alimentation par transformateurs et redresseurs sélénium - Commandes "graves" (+22-10 dB) et aiguis (+15-10 dB) indépendantes - coffret métallique uni. Dimensions: $40 \times 26 \times 10$ cm.

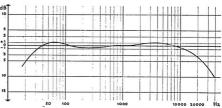

Courbe de réponse des 2 chaînes

Seul COGEREL pouvait vous proposer un matériel de cette qualité pour un prix aussi incroyablement bas. Commandez vite votre Ampli COGEKIT Hi-Fi 661 :

- Amplificateur HIFI 661 Monaural (3 colis): 318 NF (Envoi fo: 330NF)
 Complément 2mg chaine pour stérée / 2 colist 147 NF (Envoi fo: 175 NF)
- Complément 2^{mo} chaine pour stéréo (2 colis): 167 NF (Env. fº: 175 NF)
 Amplificateur HIFI 661 Stéréo (5 colis): 485 NF (Envoi fº: 500 NF)
- Envoi adressé contre remboursement postal, ou après paiement anticipé - chèque, mandat, virement C. C. P. - joint à votre commande adressée à Cogérel, Service HP 927

d Cogerel, Service HP 927







L'ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE répond de plus en plus aux exigences de la vie moderne. Les jeunes gens doivent pouvoir apprendre et se spécialiser sans engager trop de frais et sans employer trop de temps.

C'est le mode d'enseignement idéal car il convient à tous. L'élève travaille chez lui et dans le calme. Lá cadence des études s'adapte à tous puisqu'elle est choisie par l'elève lui-

DEPUIS PLUS DE **20 ANS** L'INSTITUT ÉLECTRORADIO a formé DES MILLIERS DE **TECHNICIENS**

confiez donc votre formation à ses ingénieurs,

Récepteur à

6 transistors, réalisé

pendant les études

ils ont fait leurs preuves..

conçu par cycles et formant LA MÉTHODE PROGRESSIVE

> Des milliers de \ références dans monde entier

LES TRAVAUX PRATIQUES

sont à la base de notre enseignement. Vous recevrez pour les différents cycles pratiques,

PLUS DE 1.000 PIÈCES CONTROLÉES

pour effectuer les montages de Contrôleur - Générateur HF - Générateur BF - Voltmêtre électronique - Oscilloscope - Superhélérodynes de 5 à 10 lampes - Récepteurs stéréophonques, à modulation de fréquence, Supers à ô transistors, Amplificateurs Hi-Fi, etc... et faire des expériences sur les commandes élèctroniques par cellules, les thermis-

VOUS REALISEREZ TOUS CES MONTAGES SUR NOS FAMEUX CHASSIS EXTENSIBLES INSTANTANÉMENT UTILISABLES ils resteront votre propriété

C'est la meilleure formation que vous puissiez trouver pour la CONSTRUCTION et le DÉPANNAGE à la portée de tous.

NOS DROITS DE SCOLARITÉ SONT LES PLUS BAS

Demandez tout de suite notre PROGRAMME D'ÉTUDES gretuit en COULEURS



INSTITUT ÉLECTRORADIO - 26, RUE BOILEAU, PARIS (XVIº)

LES COURS THÉORIQUES

permettre une assimilation parfaite

Le magnifique ensemble expérimental

avec le minimum d'effort.

et PRATIQUES

de l'

INSTITUT

ÉLECTRO

RADIO ont été judi-

cieusement

gradués pour

est unique

dans le domaine

pédagogique

C'est la seule pré-

paration qui puisse vous assurer un

brillant succès parce que cet enseignement est le plus complet et le plus moderne.





'AMPLIFICATEUR HI-FI "SUPER I"

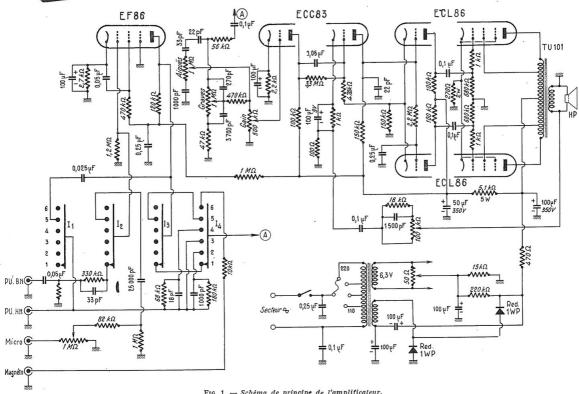


Fig. 1. - Schéma de principe de l'amplificateur.

'AMPLIFICATEUR Hi - Fi décrit ci-dessous est présenté dans un coffret à visière de $34 \times 18 \times 13$ cm. Il offre la particularité d'être équipé d'un préamplificateur correcteur, un commutateur d'entrée effectuant automatiquement les corrections nécessaires selon les sources de modulation. Cet ensemble peut donc constituer une chaîne Hi-Fi monophonique, en ajoutant un tournedisques de qualité et, bien entendu, un meuble baffle pour le hautparleur alimenté.

L'amplificateur comporte 4 prises d'entrée : magnétophone, micro, pick-up haute impédance et pick-up basse impédance. Le commutateur d'entrée est à 6 positions.

Les fonctions des lampes utilisées sont les suivantes:

EF86, pentode préamplificatrice de tension micro et pick-up basse impédance;

ECC83, double triode préamplificatrice;

Deux ECL86 triodes-pentodes dont les éléments triodes sont montés en déphaseur de Schmitt et les éléments pentodes en étage push-pull de sortie ultra-linéaire.

Deux potentiomètres permettent de doser respectivement les graves et les aiguës. Un potentiomètre séparé règle le gain global et un quatrième, le gain « micro ». Un cinquième potentiomètre, également accessible sur le côté avant, règle la contre-réaction sélective et modifie la courbe de réponse.

SCHEMA DE PRINCIPE

La figure 1 montre le schéma complet de l'amplificateur.

Le commutateur d'entrée est représenté séparément sur la partie inférieure du schéma.

Sur la position 1 du commutateur à 6 positions et 4 circuits I, I2, I3 et I4, le pick-up à bas niveau (pick-up magnétique ou magnétodynamique) est relié au commun de I2 par un réseau de correction comprenant 2 condensateurs (50 nF et 33 pF) et deux résistances (50 k Ω et 330 k Ω). L correspond au circuit grille de la première amplificatrice pentode EF86.

Lemoins Chok. Le plus Complos

Is et Is assurent la liaison entre la plaque EF86 et le point A, c'està-dire l'entrée de l'amplificateur.

Le montage de l'EF86 est classique. Sa résistance cathodique est de 2,7 kΩ et sa résistance anodique de 120 kΩ. Cet étage est alimenté sous une tension assez faible, la résistance série de la cellule de découplage étant de

1 MΩ.

l'entrée A par l'ensemble de correction 180 k Ω -1 000 pF, le préamplificateur étant éliminé.

Sur la position 3, la prise de pick-up haut niveau est reliée directement à l'entrée A de l'amplificateur, le préamplificateur se trouvant toujours éliminé.

pick-up haut niveau est reliée à l'entrée A par l'ensemble de correction 18 pF-68 kΩ. Sur la position 5, la prise micro est reliée à la grille de l'EF86 pré-


amplificatrice par l'intermédiaire du réseau en T comprenant les résistances de 82 k Ω et 1 M Ω et le condensateur série de 25 000 pF (circuit I₂). Le circuit I₃ reliè sur la même position le circuit plaque de l'EF86 à l'entrée A de l'ampli-

Sur la position 4, la prise de

une résistance série de 10 kΩ à l'entrée de l'amplificateur.

Le dispositif de réglage séparé des graves et des aiguës par les deux potentiomètres de 1 M\Omega est monté à l'entrée de l'amplificateur, avant le circuit grille de la première partie triode ECC83. Il en est de même pour le potentio-mètre de volume, de $0.5~M\Omega$.

La première partie triode de l'ECC83 est montée en préamplifi-

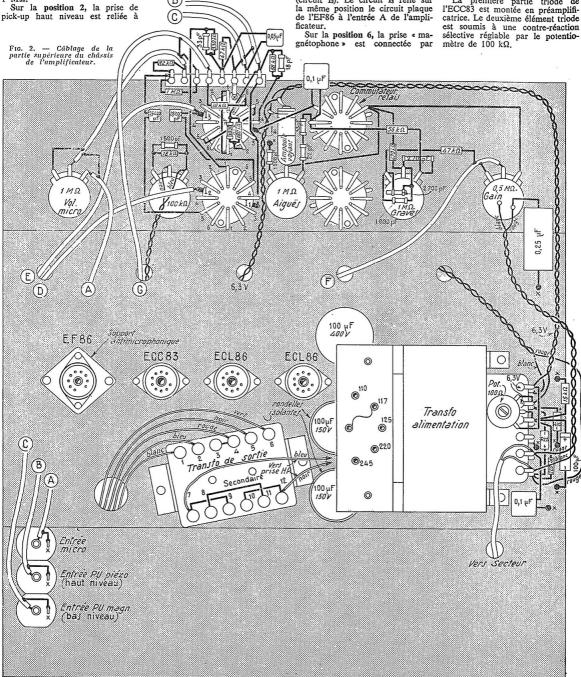

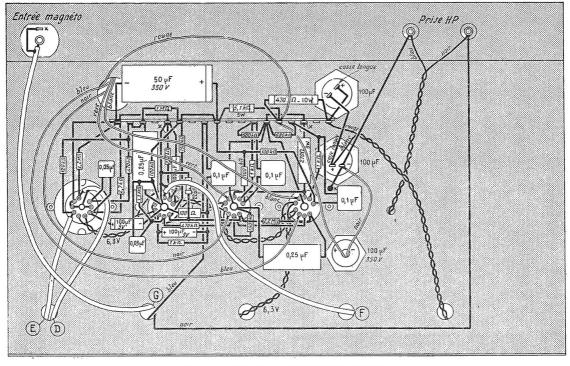


Fig. 5. - Câblage de la partie inférieure du châssis.

26 bis, 26 ter, rue Traversière - PARIS (XII°)



LE MERCURY

(Décrit dans le H.-P. nº 1 040)



4 touches PO-GO et OC + com-utation voiture; 7 transistors dont

1 drift. COMPLET, en pièces détachées .. 170,00 210,00 ordre de marche ...

VENUSIK

(Décrit dans le H.-P. nº 1037)



DEUX VERSIONS

VERONIQUE II POSTE-CHALUTIER (Décrit dans le H.P. nº 1 014)



PO - GO - OC chalutier; 5 touches; 7 transistors dont 1 drift; 197,00 H.-P. de 12 cm 197,00 Prix du bloc + cadre .. 42,20

LE FANDANGO (Décrit dans le H.-P. nº 1 047)
7 transistors. 2 gammes d'ondes.
3 touches cadran. 2 aiguilles. H.-P. 12 x 19 . . 176,35

BRIGITTE

(Décrit dans le H.-P. nº 1 034)



...aussi petit que les plus petits pos-tes japonais : 12,5 x 7,5 x 3,5 cm Récepteur 6 transistors + diode. Câ-blage circuit imprimé, 2 gammes d'ondes : PO-GO. H.-P. de 7 cm; très bonne musicalité. Prise pour écouteur.

Cplet, en ordre de marche 175,00 Cpier, en ofdra de marche
Sacoche spéciale tout cuir.
Faites de « Brigitte » un poste d'appartement fonctionnant sur 110 et
220 V. Luxueux coffret, dimensions:
260 x 135 x 35 équipé d'un H.-P. et
d'un montage permettant le branchement sur secteur. ment sur secteur...

bleaux de mesures et adaptateurs pour valve et tubes « noval » à tétons, présentation « standard » avec tubes supports chromés COMPLET, en pièces détachées .. 126,00 avec tubes supports chromés Tournevis au néon « Néo-Voc », mo-

METRIX Contrôleur 460, 10 000 Ω/V Contrôleur 462, 20 000 Ω/V CARTEX

-offret

170,00

46.40

VOLTMETRE ELECTRONIQUE VL 603

y Lous 3 appareils en un seul : capacimètres, ohmmètre, ampèrmètre sur 110/220 V, les positions + et — du contacteur fonctions sont très appréciées en cours de dépannage pour la mégatives au mégatives contacteur des tensions positives vous mégatives con gamme de fréquence très étendue : 50 périodes à alusieuxs mégacycles, alimentation

à plusieurs mégacycles, alimentation par redresseur 1,5 V, mesure des résistances élevées et des isolements Permet aussi de récupérer des con-densateurs dont les valeurs sont

Sonde H F

Lampemètre 751, complet avec ta-

Générateur HF 923, avec cordon coaxial et jeu de 5 sondes en

315,00 29,00

419,30

7,90

10,90

537,40

130,00

170,00

Tous les appareils. AGELEC Oscilloscope TV60 ...

Cisaille « EDMA »

Permet le découpage rapide et sans effort des châssis ou tôles 27,50

EXPEDITIONS

Contre remboursement ou mandat la commande. Hors métropole : 50 % à la commande.

APPAREILS ID IE MESURES CHAUVIN ARNOUX



Centrôleur 715 avec cordon de mesures. 10 000 Q/Volt avec sécurité interne en cas de fausse manœuvre. Housse pour dito en cordoual ... Pince transformateur 1/1 000 Sonde THT 15 000 ou 30 000 V ... 148,50 11,70 113,00

Le MONOC grande échelle de lecture, 20 000 Ω par volt

Contrôleur miniature < Voc >, 40 Ω /V, avec cordons de mesures 110 126,70 ou 220 volts à préciser

N° 1048 * LE HAUT-PARLEUR * Page 41



Diviser... pour dépanner, tel est le principe de notre nouvelle METHODE fondée uniquement sur la pratique, et applicable des le début de vos dépannages télé.

PAS DE MATHEMATIQUES NI DE THEORIE, PAS DE CHASSIS A CONSTRUIRE

Elle vous apprendra en quelques semaines ce que de nombreux dépanneurs n'ont appris qu'au bout de plusieurs années de travail.

Son but est de mettre de l'ordre dans vos connaissances en gravant dans votre mémoire les «Règles d'Or» du dépannage, les principes de la «Recherche THT», les «Quatre Charnières», etc.

Les schémas et exemples sont extraits des montages existant actuellement en France. Les montages étrangers les plus intéressants y sont également donnés pour les perfectionnements qu'ils apportent, et qui peuvent être incorporés un jour ou l'autre dans les récepteurs.

Notre méthode ne veut pas vous apprendre l'A.B.C. de la Télévision, Mais par elle, en quelques semaines, si vous avez déjà des connaissances de base, vous aurez acquis la PRATIQUE COMPLETE et SYSTEMATIQUE du DEPANNAGE. Vous serez dépanneur efficace, jamais perplexe, au « diagnostic » sûr, que ce soit chez le client ou au laboratoire.

TECHNICIEN HAUTEMENT QUALIFIE

vous choisirez votre situation en gagnant de 1.000 à 1.500 NF par mois, peut-être même de 2 à 3.000 NF, comme ceux de nos élèves devenus < cadres > ou qui se sont installés.

La meilleure de nos références :

nos 900 anciens élèves télé, dépanneurs, agents techniques, chefs de service, artisans, patrons, en France, en Belgique, en Suisse. A votre service : l'enseignement par correspondance le plus récent animé par un spécialiste connu, professionnel du dépannage en Télévision, l'assistance technique du Professeur pendant et après les études, et toute une gamme d'avantages :

ESSAI GRATUIT A DOMICILE PENDANT UN MOIS

CERTIFICAT DE SCOLARITE

CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE

ORGANISATION DE PLACEMENT

SATISFACTION FINALE GARANTIE OU REMBOURSEMENT TOTAL

Envoyez-nous ce coupon (ou sa copie) ce soir : Dans 48 heures vous serez renseigné.

ECOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 20, r. de l'Espérance PARIS (13¢)

Messieurs,

Veuillez m'adresser, sans frais ni engagement pour moi, votre intéressante documentation illustrée, N° 4501, sur votre nouvelle méthode de DEPANNAGE TELEVISION

Prénom,	Nom .	٠.																					•				•			
Adresse																														
	process southern	ANTO		est (453	ΠV	ďφ	pt ip	en)					35	0	λI	L	US	-1	·U	BI.	10	11	É		-	480	_	m22	

La liaison entre le deuxième élément triode et la grille de l'élément triode supérieur de l'ECL86 est directe. Les deux éléments triodes ECL86 sont montés en déphaseurs de Schmitt. Le couplage s'effectue par la résistance cathodique de valeur élevée (150 kΩ). La grille du deuxième élément triode est à la masse en alternatif, par le condensateur de 0.25 μF.

Les tensions déphasées sont disponibles sur les plaques triodes des deux ECL86 et transmises aux grilles des pentodes ECL86, montées en push-pull. La polarisation cathodique est assurée par une résistance cathodique de 270 \(\Omega \) 2 W. Le transformateur de sortie est un modèle ultra-linéaire (TU 101) dont les prises sont reliées directement aux écrans.

L'alimentation haute tension est assurée par un transformateur et un doubleur de tension équipé de deux redresseurs au silicium.

Pour éviter tout ronflement, les filaments sont alimentés par deux conducteurs et le point milieu de l'enroulement 6,3 V, obtenu par un potentiomètre loto de 100 Ω , est porté à une tension positive par le pont 220 k Ω -15 k Ω entre + HT et masse.

MONTAGE ET CABLAGE

Tous les éléments sont montés sur un châssis de 340×180 avec deux côtés avant et arrière de 125 mm de hauteur. Ces deux derniers côtés constituent le prolongement du châssis proprement dit dont la profondeur n'est que de 35 mm. La figure 2 montre la vue supérieure du châssis, avec les côtés précités rabattus. Un capot de protection à visière avec partie supérieure ajourée et une plaque vissée sur la partie inférieure blindent complètement cet ensemble.

Commencer par fixer les éléments de la partie supérieure du châssis: transformateur d'alimentation, électrolytiques de filtrage, transformateur de sortie, supports de lampes.

Le premier support de l'EF86 est un modèle antimicrophonique monté sur caoutchouc, afin d'éviter toute vibration parasite.

Le support correspondant est blindé pour éviter les inductions parasites.

Les deux premiers condensateurs électrolytiques du doubleur de tension, de 100 µF-150 V doivent être isolés du châssis par des rondelles isolantes de bakélite.

Le côté avant supporte les cinq potentiomètres, le voyant lumineux, le commutateur d'entrée à 6 positions et un deuxième commutateur, identique au premier, mais dont certaines paillettes sont simplement utilisées comme cosse relais. La tôlerie de l'amplificateur permet, en effet, la transformation ultérieure de cet amplificateur monophonique nu amplificateur stéréophonique. Sur l'ensemble monophonique décrit, le deuxième commutateur peut être utilisé pour

réaliser éventuellement des corrections supplémentaires.

Sur le côté arrière, monter les quatre prises d'entrée et les prises bobine mobile du haut-parleur. On remarquera que les prises bobine mobile et entrée magnétophone ne sont pas visibles sur le plan de la figure 2, mais sur celui de la figure 3, qui représente la partie inférieure du châssis avec le côté arrière rabattu. Le côté arrière est le prolongement de celui de la figure 2. Il correspond à la profondeur du châssis de 35 mm. La prise d'entrée « magnétophone » se trouve en conséquence disposée sous la prise entrée « micro » et dans le même axe que toutes les autres prises d'entrée.

Les prises coaxiales d'entrée ont leur masse en contact avec le châssis. Les fils blindés (A, B, C et G) de liaison à ces prises, ainsi que tous les autres fils blindés repérés par des lettres ont leur blindage isolé par une gaine. Les points de masse correspondent à ceux du plan du câblage.

Le commutateur d'entrée à 6 positions est à deux galettes, chaque galette comprenant deux circuits. La galette située le plus près de l'encliquetage est représentée décalée vers le bas sur le plan de câblage de la figure 2. Elle comprend les deux circuits I, et Is et la deuxième galette, les circuits Is et I., Les communs I, à I, sont accessibles du côté opposé de la galette par rapport aux différentes paillettes de commutation et aucune erreur de câblage n'est possible,

Une barrette relais à 8 cosses a sa cosse de masse soudée à l'une des tiges filetées d'assemblage des galettes.

La barrette à 18 cosses de la partie inférieure du châssis facilite le câblage et contribue à la rigidité des éléments.

Le branchement des cosses primaires et secondaires du transformateur de sortie ultra-linéaire (Audax TU 1·10) ne présente aucune difficulté.

Réalisation Téral (voir devis p. 91)

CRISTAUX PIEZOELECTRIQUES

pour Télécommunications

NORMES MIL - C C. C. T. U.

MATEL

21, avenue du Clos SAINT-MAUR

Tél. : GRA. 94-36

PS STOP THE DE LA RADIO ET DE LA SOLUTION DE LA RADIO ET DE LA SOLUTION DE LA RADIO ET DE LA SOLUTION DE LA RADIO ET DE LA RAD

LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNE RADIO - TV - ÉLECTRONIQUE

LES BOBINAGES ET LEURS CARACTÉRISTIQUES

RESONANCE ET SURTENSION

Dans un circuit ouvert et formé par un condensateur, un bobinage et une résistance en série parcouru par un courant alternatif, on peut faire passer un courant alternatif d'une certaine fréquence. Lorsque la fréquence augmente, la résistance apparente du bobinage s'accroît et la résistance apparente de la capacité diminue; pour une cer-taine fréquence, ces deux résistances apparentes peuvent être égales, et on dit, à ce moment, qu'il y a résonance entre la fréquence du courant et les constantes du système, et la fréquence correspondante constitue la fréquence de résonance (fig. 5).

Le courant atteint alors sa plus grande valeur possible, et il n'y a plus de décalage avec la tension; les différences de potentiel aux bornes du condensateur et aux bornes du bobinage peuvent être très grandes, et la valeur efficace peut être beaucoup plus grande que la tension appliquée par la source. Il y a une surtension aux bornes du bobinage et à celles du condensateur.

On met ainsi, en évidence, un certain coefficient de surtension. Tant que la fréquence du courant est différente de la fréquence de résonance, le système est parcouru par un courant limité; lorsque la fréquence propre est proche de la fréquence de résonance, l'intensité du courant augmente, et peut atteindre une valeur élevée. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la résonance-série, avec bobinage monté en série avec une capacité.

Au lieu d'un système constitué par un bobinage, une capacité et une résistance en série, et traversé par un courant alternatif, le circuit peut être formé par un bobinage et une capacité en parallèle, disposés en série dans un circuit parcouru par un courant alternatif. C'est le circuit de résonancebouchon (voir fig. 1).

On peut aussi obtenir dans ce système, pour des valeurs convenables de la capacité et de la selfinduction, et une fréquence du courant alternatif déterminée, un phénomène de résonance-parallèle. Au moment de la résonance, le courant traversant le circuit extérieur est théoriquement nul, mais il passe dans le circuit formé par le bobinage et le condensateur un courant alternatif de grande amplitude.

Le « circuit oscillant » formé ainsi se comporte comme ayant



Fig. 1. — Effet du courant alternatif sur un bobinage et un condensateur en parallèle.

une impédance infinie, bien que l'intensité du courant dans le système puisse atteindre une très grande valeur. Pour la fréquence de résonance ou d'accord, le système constitue un bouchon, en interdisant le passage du courant dans le circuit principal, d'où son nom, mais l'effet n'est jamais parfait, en pratique, en raisor de la résistance ohmique du bobinage et de la résistance de fuite du condensateur.

Dans ce système, comme précémement, la tension aux bornes du bobinage est maximale pour les conditions de résonance, et il se produit une surtension caractérisée par un coefficient Q, d'autant plus grand que la résistance ohmique est plus faible. Ce facteur de surtension est un coefficient permettant de déterminer la tension efficace aux bornes de l'enroulement lorsqu'on connaît la tension appliquée aux bornes de l'ensemble du circuit.

Il s'agit là d'un véritable coefficient de qualité du bobinage car, plus le facteur est élevé, plus l'impédance effective du circuit est élevée et, comme nous le verrons, il y a presque toujours intérêt à obtenir ce résultat dans un grand nombre de montages.

Nous avons jugé utile de rappeler ces connaissances élémentaires indispensables, avant de définir les caractéristiques pratiques que nous verrons dans une prochaine étude.

Au moment de la résonance, le LA PRATIQUE DES BOBINAGES

Malgré l'utilisation de noyaux magnétiques perfectionnés, aussi bien en basse qu'en haute fréquence, les bobinages à noyau d'air demeurent encore les plus répandus, les bobinages en hélice ou solénoïdes, les bobinages en galette sont les plus largement utilisés; mais on adopte fréquemment des bobinages toroïdaux, des enroulements en nids d'abeille, en spirale, sinon encore en fond de panier.

Le solénoïde à une seule couche est employé dans les circuits accordés ou non, dans les circuits résonnants, comme bobines de choc haute fréquence, et dans de nombreuses applications où il faut avoir des éléments présentant un cœfficient élevé, une capacité répartie très faible, une résistance mécanique suffisante et une grande facilité de fabrication. Il faut, cependant, un emplacement grand pour placer un solénoïde à une couche, d'un coefficient de selfinduction donné, qu'un enroulement d'un autre type; c'est pourquoi au-dessous de 1 à 2 Mc/s environ, l'emploi de ces bobinages est souvent abandonné pour des considérations d'encombrement.

L'enroulement en nid d'abeille est du type populaire pour un grand nombre d'applications, mais généralement pour des fréquences inférieures à 2 Mc/s environ, il permet d'établir des bobines à coefficient de surtension assez élevé, avec une faible capacité répartie, et une bonne résistance mécanique. La capacité répartie peut être réduite par le système de bobinage et par fractionnement en un certain nombre de sections de même type, et reliées en série.

Un grand nombre d'enroulements sont employés dans les circuits d'accord sur la gamme habituelle de radiophonie en onde moyennes et longues de 540 à

100 000

1 600 kc/s: les solénoïdes à plusieurs couches, les enroulements en spirale, les bobinages en gabion, etc.

Les bobinages à air son adoptés pour des fréquences qui peuvent maintenant dépasser 300 Mc/s. c'est-à-dire jusqu'aux ultra-hautes fréquences où la transmission par lignes devient plus efficace; la région de transition entre les deux systèmes est, d'ailleurs, extrêmement large.

Le choix du type des bobinages est généralement déterminé également par des considérations pratiques : l'emplacement disponible, le prix de revient, et la nature du montage dans lequel le bobinage doit être placé. Les bobinages primaires non accordés et les bobines de choc, de coefficient de self-induction inférieur à 10 à 20 microhenrys environ, sont généralement des solénoïdes; pour des selfs-inductions plus grandes, on utilise des bobinages à plusieurs couches ou des bobines en nid d'abeille, par exemple.

LES CARACTERISTIQUES DES BOBINAGES A AIR

La première caractéristique essentielle déjà signalée d'un bobinage à air est son coefficient de surtension ou de mérite, rapport de sa réactance effective à sa résistance, et qu'on désigne par la lettre Q (tableau 1). L'inverse de cette caractéristique du bobinage correspond au facteur de puissance du circuit dans des limites très étroites, tout au moins, pour des valeurs de Q inférieures environ à 20; mais ce facteur de puissance est parfois plus facile à utiliser pour le calcul de certains phénomènes qui se produisent dans le circuit.

Par exemple, le facteur de puissance d'un circuit formé par un bobinage avec un condensateur en dérivation est la somme des facteurs

100 à 300

mics	OL	longues	uc	340	a	1	IVALION	CSL	ra	SOHILL		ues	10
Fré		ce en cycles condes	5				noyau ique			Bobina	ıġ	e à a	ir
		100			30		60				à		
	_	1 000 10 000			100		80			25		50 200	

 de puissance des branches du circuit, tandis que le facteur O du circuit est l'inverse de la somme des

inverses des coefficients O de chaque branche. De même que la résistance et la

conductance, le facteur de puissance et le coefficient Q sont des notions très utiles, et le choix dépend des applications dans les différents problèmes à considérer. Nous avons également signalé la

constante de temps d'un bobinage en série avec une résistance, cette dernière pouvant correspondre à la résistance interne de l'enroulement.

Cette constante de temps est représentée par l'expression -; elle correspond à la durée évaluée en secondes nécessaire pour que le courant passant à travers un bobimage d'un coeficient de self-induction de L henrys monté en série avec une résistance de R ohms, atteigne 0,632 de sa valeur finale, si une tension est appliquée brusquement, ou bien pour qu'un courant traversant le circuit s'abaisse à 0.368 de sa valeur initiale, si le bobinage et la résistance sont court-circuités brusquement.

LES PERTES DANS LES BOBINAGES Il faut également considérer les

pertes principales dans un bobinage à air dues aux conducteurs, c'est-àdire de la forme I'R et les pertes diélectriques dans la carcasse du bobinage, si elle existe, l'isolement du fil utilisé, les matériaux d'imprégnation dans la matière employés, etc... Des pertes par courants de Foucault peuvent aussi se produire dans le conducteur et pour des fréquences trop élevées, les pertes dues à la puissance rayonnée deviennent appréciables. Des pertes additionnelles se produisent extérieurement à la bobine elle-même, lorsqu'un matériau, dié-

dans le champ du bobinage.

ficient Q maximum dans un espace donné est un des problèmes qui se posent le plus souvent. Lorsqu'il s'agit de fréquences assez faibles, ce problème se résume dans la recherche de la résistance en courant continu. La plus faible, pour une inductance donnée. Lorsque la fréquence augmente, «l'effet de peau » ou effet de surface, c'est-àdire la tendance d'un courant alternatif à s'écouler le long de la surface d'un conducteur extérieur, devient beaucoup plus important, et il est mesurable même pour des fréquences qui semblent relativement faibles. Les pertes diélectri-

ques commencent aussi à être notables pour des fréquences assez basses (tableau II). Sur toute la gamme des fréquences radio-électriques, ces deux causes de pertes de puissance prennent une grande importance. Par exemple, un bobinage bien établi fonctionnant dans un circuit à une fréquence de 1 Mc/s peut avoir une résistance en courant continu inférieure à 5 ohms et une ré-

sistance apparente supérieure à 10 ohms Les pertes des bobinages peuvent

valeurs élevées du coefficient Q par un choix convenable du type de fil conducteur adopté, de facon à augmenter la surface du conducteur à travers laquelle passe le flux HF, en réalisant un écartement convenable entre les conducteurs et en choisissant une forme du bobinage

être réduites et on peut obtenir des

Il est parfois nécessaire de réaliser un enroulement présentant une certaine valeur du coefficient Q, de façon, par exemple, à obtenir des oscillations sur une bande de fré-

convenant le mieux à l'espace dis-

quences d'une certaine largeur sans utiliser une résistance d'amortissement extérieure. Dans ces conditions, le constructeur doit aussi employer un conducteur de diamètre plus grand ou plus faible que la valeur optimale nécessaire pour assurer un coefficient maximum, ou encore utiliser un écartement qui ne corresponde pas à la valeur opti-Souvent aussi le diamètre même

dant aux caractéristiques utiles. LA CAPACITE REPARTIE Chaque spire d'une bobine est couplée magnétiquement aux autres

spires de la même inductance; un

bobinage à air, s'étendent depuis

une petite fraction de picofarad jus-

du bobinage peut être réduit, de

façon à obtenir une valeur du coef-

ficient Q plus faible et correspon-

certain effet de capacité entre les spires du bobinage se produit aussi inévitablement, puisqu'elles sont rapprochées et parallèles les unes aux autres. L'effet produit par toutes ces capacités en série le long du bobinage entier pour la fréquence de fonctionnement est appelé capacité répartie du bobinage. Les valeurs des capacités réparties des divers types habituels du

qu'à 10 picofarads ou davantage. lectrique, ou conducteur est placé En général, un bobinage présentant un rapport assez élevé de la lon-La possibilité d'obtenir un coefgueur par rapport au diamètre possède une capacité répartie assez faible; plus le fil d'enroulement est fin, plus l'écartement entre les spires est grand, plus la capacité répartie est faible.

Les pertes diélectriques dimi-

nuent généralement par réduction de la capacité répartie; cependant, les modifications nécessaires pour réduire les pertes diélectriques et la capacité répartie, c'est-à-dire la ré-CAPACITES en microfarads cycles 0.0005 microfarad... mégohms

mégohms

0.3

mégohms

50 cycles

6 280

1 570

mégohms 0,3

31 850

3 185 159

500 cycles

62 800

15 700

1 570

125 600

37 400

3 140

pour différentes fréquences.

1,25

0.3

mégohr

duction du diamètre du fil de bobihabituellement plus long en propornage, l'augmentation de l'écartetion que le rapport l'indique dans la formule théorique. Un rapment entre les spires, déterminent port du diamètre par rapport à finalement une augmentation des pertes dans le cuivre du conducteur, beaucoup plus rapide que l'unité est pourtant assez fréquent; produite par le diamètre celle

Pour une longueur donnée de fil, enroulé avec un pas déterminé, la bobine à 1 couche qui présente la valeur maximale d'inductance est celle qui a une forme étudiée de façon que le rapport du diamètre à la longueur de l'enroulement soit de l'ordre de 2.46. La forme la plus efficace d'un

bobinage pour obtenir l'inductance maximale avec une longueur déterminée de conducteur d'enroulement a également été étudiée. Ce bobinage le plus efficace a ainsi fourni la forme d'un enroulement cylindrique compact à plusieurs couches, et présente un diamètre moyen égal à 2,95 fois le côté de la section transversale carrée.

D'autres proportions s'éloignant

plus ou moins de ces conditions

optimales n'ont qu'une influence as-

sez faible sur l'inductance. Ainsi, lorsque le rapport du diamètre moyen au côté de la section transversale est de 2,80, l'inductance résultante est seulement 0,04 % plus faible que la valeur maximale. Il convient généralement, et dans les limites de précision suffisantes, d'envisager la forme optimale avec des dimensions du diamètre égal à trois fois la largeur, et une largeur égale à la hauteur de l'enroulement. Une construction précise ne peut

pourtant être définie à l'avance, que

lorsque le bobinage est destiné seu-

lement à des fréquences assez basses. La construction d'un bobinage d'inductance déterminée pour des fréquences radio, nécessite surtout la réduction de la résistance et de la capacité répartie; un bobinage est ainsi établi pour une certaine gamme de fréquences et on s'efforce généralement d'obtenir un enroulement possédant une valeur élevée et uniforme du coefficient de mérite Q sur cette gamme, En tenant compte de ces nécessités, la construction d'une bobine

peut généralement être basée sur des proportions assez différentes de celles indiquées plus haut. En pratique, une bobine est, en général, plus ou moins allongée dans la direction assurant une réduction de la capacité répartie. Par exemple, un solénoïde pratique est

200 900 6 000 kilocycles kilocycles kilocycles

1 000 cycles 333 53 31 850 1 500 mégohms 159 250 16 000 750 166 26 1 600 75 16 2.6 15 925 1,6 0.08 0,03 1 000 cycles 10 000 cycles 6 000 kilocycles kilocycles kilocycles

25

mégohms

6.25

0.6

ohms mégohms

112,5

le bobinage en nid d'abeille est souvent allongé dans la direction radiale Un rapport du diamètre à la longueur d'environ 0,7 semble permettre d'obtenir un coefficient Q maximum sur toute la bande de

la longueur légèrement supérieur à

radiodiffusion, exemple, un en utilisant, par bobinage en nid d'abeille progressif d'un diamètre de l'ordre de 12 mm sur une carcasse isolante bakélisée. Les pertes diélectriques et par

courant de Foucault habituellement négligées, lorsqu'on étudie des formes de bobines de caractéristiques optimales, sont surtout responsables des variations les plus notables que l'on peut constater entre les valeurs calculées et les valeurs mesurées.

LES BOBINAGES SOLENOIDES

de sa longueur.

Les bobinages solénoïdes à une couche sont assez souvent enroulés à spires jointives; il en résulte

des valeurs élevées de la capacité répartie et des courants de Foucault, ainsi que des pertes diélectriques. La longueur de l'enroulement et, par conséquent, son inductance varie beaucoup d'un bobinage à l'autre par suite des variations de la section du fil, bien que celle-ci soit choisie dans les conditions habituelles admises, par suite de la difficulté de placer chaque spire, de façon qu'elle soit exactement serrée contre la spire suivante tout le long

Lorsque la tolérance d'inductance

d'un bobinage ne dépasse pas quelques centièmes, il est habituel d'enrouler quelques spires représentant environ 5 à 10 % du total à l'extrémité du bobinage. Ces spires sont bobinées avec le même écartement que la partie principale de l'enroulement, mais le groupe des conducteurs dans cette partie réservée est écarté d'environ 3 mm de l'ensemble du bobinage. Ce groupe de spires peut ainsi être plus ou moins écarté de l'enroulement, avancé ou reculé de façon à obtenir une valeur plus exacte. Il est possible d'enrouler un solénoïde sur une longueur très précise

et, dans certaines limites d'induc-

tance, sur une carcasse de diamètre

précis au moyen d'une machine à

bobiner, et de régler ensuite l'appareil pour produire le pas désiré par spire. Cette méthode permet d'utiliser pour le bobinage un fil non isolé, si l'on prend la précaution de fixer les spires d'une manière convenable sur le mandrin, de façon à éviter les glissements, une fois l'enroulement exécuté Un compromis satisfaisant entre ces différents facteurs doit être trouvé dans les circuits résonnants, la capacité répartie est généralement d'une importance plus faible que le coefficient de surtension Q

TABLEAU II : Résistances apparentes de bobinages et de condensateurs

INDUCTANCES

20 henrys

1/2 henry

0.001


0,01

750 mégohms mégohms

du bobinage; c'est pourquoi, cette capacité est souvent plus ou moins

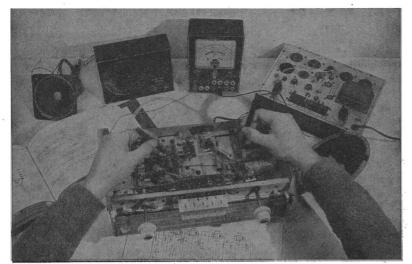187.5 mégohms mégohms 2,8 18.7 0,6 2,8 18,7 mégohms mégohms mégohms 0,3 1,4 9,75 mégohms mégohms mégohm

négligée, tandis que tous les efforts doivent être tentés pour obtenir des pertes totales réduites au minimum. (A suture.)



ASSUREZ VOTRE AVENIR

(et celui des vôtres)

Vous le savez : en notre siècle de civilisation technique, celui qui veut « arriver » doit se spécialiser!

Mais, comme tous les domaines de l'industrie n'offrent pas les mêmes débouchés, il est sage de s'orienter vers celui dont les promesses sont le plus sûres : l'ÉLECTRONIQUE.

C'est en effet, l'ÉLECTRONIQUE qui peut le mieux vous permettre de satisfaire vos ambitions légitimes.

Science-clé du monde moderne, sans laquelle n'existeraient ni radio, ni télévision, ni satellites artificiels... son essor est si considérable qu'elle demande chaque jour davantage de techniciens qualifiés. Et cela d'autant plus qu'elle contribue à présent au développement des autres industries, et qu'au cours des prochaines années la plupart des usines devront avoir leurs spécialistes en électronique.

Des carrières de premier plan attendent ceux qui auront acquis une connaissance approfondie de la radio-électricité, base de l'électronique.

Pour vous permettre d'entreprendre cette étude, quelles que solent vos connaissances et votre situation actuelles, EURELEC

a mis au point une forme nouvelle et passionnante de cours par correspondance qui remporte un succès considérable : plus de **15.000** adhérents en un an!

Associant étroitement leçons théoriques et montages pratiques, EURELEC vous donnera un enseignement complet, et vous adressera plus de 600 pièces détachées, soigneusement contrôlées, avec lesquelles vous construirez notamment trois appareils de mesure et un récepteur de radio à modulation d'amplitude et modulation de fréquence, d'excellente qualité, qui vous passionneront et qui resteront votre propriété!

Grâce à notre enseignement personnalisé, vous apprendrezavec facilité, au rythme qui vous convient le mieux. De plus, notre formule révolutionnaire d'inscription sans engagement, avec paiements fractionnés contre remboursement (que vous êtes libre d'échelonner ou de suspendre à votre convenance) est pour vous une véritable « assurance-satisfaction ».

Demandez dès aujourd'hui l'envoi gratuit de notre brochure illustrée en couleurs, qui vous indiquera tous les avantages dont vous pouvez bénéficier en suivant ce Cours de Radio captivant.

EURELEC

1NSTITUT EUROPÉEN D'ÉLECTRONIQUE 31, rue d'Astorg, Paris (8°).

Pour le Bénélux exclusivement : écrire à EURELEC, 11, rue des Deux-Eglises, Bruxelles.

BOR

(à découper ou à recopier)

Veuillez m'adresser gratuitement votre brochure

illustrée. HP 88 NOM

ADRESSE

PROFESSION

(ci-joint 2 timbres pour frais d'envoi)

CIRQUE-RADIO, FONDÉ EN 1920, EST LE PIONNIER DE LA RADIO SES 42 ANS D'EXISTENCE SONT UNE RÉFÉRENCE ET UNE GARANTIE

Sa célérité, ses prix et la qualité de son matériel lui permettent de satisfaire ses 60.000 clients

200 BOITES DE TELECOMMANDE avec cadran sélecteur



2 clés, 2 positions repos, 2 pos. travail, -1 clé, 2 circuits inverseurs - 1 clé, 3 pos. 1 o 6 contacts repos, 8 cont. travail; 2 o 14 cont. repos; 3 o 6 cont. travail, 8 contacts repos.

Travall, 8 Contacts repos.

1 transfo BF, Prim. : Z = 2 000 ohms, Sec. : Z = 20 ohms, 1 rhéastat bobiné.

10 ohms, 1 rhéastat bobiné 400 ohms.

2 jacks. 2 contacts. 1 fiche blindée pour connexions 12 prises. Dim. : 310x 180x 160. Valeur 200 NF. En emballage d'origine 30,000. d'origine

2.000 MOTEURS TRES PUISSANTS

110 ou 220 V altern. et continu - Faible encombrement.



Couple très puissant. Vit. 12 000 T/M, axe de sortie. Hélice de refroidissement

rée dans le moteur.
Puissance 1/8 CV, convient pour perceuse, scie, ponceuse, polisseuse, meule. Sa puiss, est formidable. Important : Spécifier le voltage désiré. Long, avec axe : 110 mm. Diam.: 70 mm. Poids: 0,450 kg. 25,00

ENSEMBLE MOTEUR et REDUCTEUR de grande puissance



MOTEUR PRAT et Cie, triphasé 190-220 V. alt - 1/12 CV, vit. 15 000 T/M, très puiss, et silencieux. Monté sur amortisseur, réducteur blindé à bain d'huile, extrêmement puissant, tournant avec le moteur à 78 T/M. Le mot, et le réduct, peuvent être accouplés ou séparés à volonté. Ensemble monté sur socle, longueur 460 mm, largeur 240 mm, Dim. du moteur : L. 190, diam. 130 mm. Dim. de Paxe de sortie : L. 50, diam. 10 mm. Dim. du réducteur : diam. 160, épaiss. 70 mm. Axe d'entrée 10 mm, axe de sortie du 78 T/M : 15 mm. Peu supporter et faire tourner 40 kg.

Fonctionnement sur 220 biphasé avec adjonction de 2 condens. de 25 MF 250 V. Poids de l'ensemble : 30 kg. Prix avec condensateurs . 110,00

MOTEUR RAGONOT triphasé 110-220 alt. 1/25 CV, 1500 T/M. Très puiss. et silencieux. Peut marcher en position verticale et horizontale à volonté en service continu

Fonctionnement sur 110 ou 220 biphasé avec adjonction d'un condensa-teur de 16 MF 300 V.

Long. 190, diam. 130 mm. Axe de sortie: diam. 10, long. 35 mm. Poids: 5,5 kg. Prix av. condensat. . . . 56,00

CONDENSATEURS AJUSTABLES

subminiature, professionnels (décr. dans ce numéro, p. 69)

decr. dans ce numero, p. 69)
De très haute précision, indéréglables. Réglage impeccable par vis
hélécoïdale. Diélectrique à céramique spéciale.
Type A, 0 à 5 PF. Long 22, diam.
6 mm. La p. 1,00. Les 10 8,00
Type B, 0 à 10 PF. Long. 35, diam.
La p. 0,70. Les 10 ... 5,50

800 MOTEURS A TURBINE

(décrits dans ce numéro, page 69) 6 et 12 V continu, consommation 2 Amp. en 6 V et 2,5 A en 12 V - Sur



en 6 V et 2,5 A en 12 V - Sur 6 V: puiss 1/50 CV et vitesse 1 500 T/M. Sur

T/M. 2 axes de sortie. Sur l'axe: hélice de refroidissement permettant une marche constante. Sur le 2º axe, turbine réglable, gde puissance de souffle. 20 combinaisons d'emplois. Long, totale 130 mm, diam. 80 mm. Poids: 0,6 kg. Prix 19,50

DE MESURES INDUSTRIELLES (décrit dans ce numéro, page 69)



S00 MOTEURS ELECTRIQUES

ELECTRIQUES

miniature, 110-220 V, alt., asynchrones, pulssance 1/20 CV, vitesse
1500 t/m. Très silencieux. Axe de sortie
4 mm. Long. 70 x haut.
60, × ép. 45 mm., 0,6 kg ... 18,50

Voltampèremètre continu de précision « ELLIOTT GB » permettant les mesures suivantes : Voltmètre continu 3 et 30 V. Amsermettre continu 3 et 30 V. Amsonce 1/20 CV, vitesse
4 mm. Long. 70 x haut.
de batteries, dynamos, moteurs et appareils
de batteries, dynamos, moteurs et appareils
dans un coffret cuir 100,00

Le grand succès :

NOTRE NOUVEL EMETTEUR A 4 TRANSISTORS RB4

(décrit dans ce numéro, page 36)
vient d'être modifié et simplifié : Piloté par quartz de précision. Phonie impeccable
Antenne par fil - Micro laryngophone. Ce petit appareil, très facile à construíre et
livré avec schéma, vous apportera des satisfactions formidables.

L'ENSEMBLE COMPRENANT: 4 transistors, 1 quartz, selfs, transfos, condensate et tout le matériel nécessaire

200 WAŁKY-TALKY

complets ou incomplets. à revoir, prix variant de 50 à 150 NF

(Vente en magasin uniquement)

100 WALKY-TALKY

NEUFS ABSOLUMENT COMPLETS avec

Un appareil pour tous (décrit dans le « H.-P. » nº 1 046) 500 OHMMETRES



SONNETTES « GRAY-INST-C°

25 RU-93 A PROFITER

(Récepteurs à reconditionner)

Vendus uniquement sur place : il est donc inutile de nous écrire pour ces appareils, il faut absolument les voir.

Prix variant de..... 150,00 à 250,00 Appareils impeccables en ordre de marche : RU-93 750,00 RU95 900,00

« IAP-LONDON »

2 SPLENDIDES MOTEURS A ESSENCE NEUFS

à usages multiples

« SOMOTHERM »




1 cylindre, 4 temps, 3,5 CV. 2 000 t/mn. Refroidissement par turbine à ailette. Echappement à silencieux incorporé. Régulateur de vitesse et accélérateur de vitesse réglable agissant sur le régulateur, et permettant de faire tourner le moteur à la vitesse désirée. Réservoir de 10 l. environ. Carter d'hulle 1 l. Consommation 1 l. 5 d'heure environ. Monté sur châssis 10 f. 5 d's, haut. 0,55, laur. 0,55, laur. 0,55 mm. Polés 35 kg.

(Valeur : 1.000,00). Prix 355,00 Prix 320,00

1 cylindre, 4 temps, 1,75 CV, 1 500 t/mn envir. Regul. de vit. à pression d'huile régl. par vis. Démarr, par kick. Ventilateur de refroidissem. par turbine incorporée. Tuyèn d'échappement flexible avec pot. Très silencieux. Réservoir de 8 l, env. Axe de sort le du moteur 35 mm, diam. 24 mm, sur leque est fixé un factor furtainement. Long 350, larg. 300, haut. 450 mm, 4 pattes de fixation, 34 kg (Valeur: \$50,00).

Ces deux moteurs conviennent pour entraînement de scies, débroussailleuses, coupe-racines, pompes, concasseurs, motoculteurs, bateaux, etc.

PROFESSIONNELS: REMISE

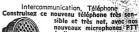



nouveaux microphones (II) à fine grenaille et mem-brane souple. Ecuteur Co-met (made in England) à reproduction intégrale, aim, permanent, membrane pro-tégée - Alimentation avec pile standard 4,5 V.

Montage très simple et rapide avec schéma, sans connaissances spéciales.

Connaissances speciales Connaissances speciales Communication 1 500 M.

Ensemble comprenant: 2 micros, 2 écouteurs, 1 pile 4,5 V. Poids 0,430 kg. 28,50 Liaison par fil 3 cond, Le m. 0,20



Un téléphone ultra-simple avec notre MICRO-ECOUTEUR 1.T.B.A.

Almant spécial au cobalt. Double - bobine, membrane métallique très souple assumétallique très souple assumétallique très souple assumétallique très production impeccable, tant en microphone qu'en réception, et cele sans energie d'aucune sorte. Liaison instantanée par 2 fils. Distance de communication 150 m. maximum. Les 2 micros-écouteurs, 150 sido g.) 16,00 fil 2 conduct., le mètre 0,15

3 ANTENNES U.S.A. TELESCOPIQUES (décrites dans le « H.-P. » nº 1 047)

Métal inoxydable. Grande résistance. Fixa-

3 000 Antennes télescopiques:
GALVIN U.S.A., type AN75-A, avec embase de fixation isolé. Vis de serrage à
ailettes. Cordon de racordement coaxial blindé et étandard auto radio et autres
postes. Déployée 9 brins, long,
2,10 m. Rentrée 0,36 m.



UNE BONNE ANTENNE extérieure avec isolateur porce-laine, vis et écrous de serrage: et trous d'isolement. Les 4 : 2.00. Les 25 : 7.50

BANDES MAGNETIQUES 1ºr CHOIX

Enregistrement et reproduction imppeccables, musique,



Résistance à l'élongation et la rupture. ● Insensibilité aux

changements température. TYPE STANDARD

DE 1 A 4 PISTES

Enroulées sur bobines indéformables. Haute qualité. Carantie totale.

40 MICRONS sur bobine 127 mm,

 qualitre.
 Garantie Totale.

 40
 MICRONS sur bobine
 127 mm,

 270 m, longue durée
 14,50

 9
 40
 MICRONS sur bobine
 180 mm

 540 m, longue durée
 24,50

 9
 26
 MICRONS sur bobine
 187 mm,

 360 m, double durée
 24,50

 9
 25
 MICRONS sur bobine
 180 mm,

 730 m, double durée
 35,50
 540 m,

40 MICRONS, enroulée sur noyau, long.
1 080 m. Longue durée 40,00
Absolument neuves, en emballage étanche

BOBINES VIDES INDEFORMABLES STANDARD

onvie mm.		pou	r magn	étophor	es	et film
liam.	75	mm.	P. 0,7		5	3,25
_	82	mm.	P. 1,3	5 Les	5	6,25
-	100	mm.	P. 1,6	0 Les	5	7,00
_	107	mm.	P. 2.2	0 Les	5	9,80
-	127	mm.	P. 2,3	0 Les	5	10,00
_	147	mm.	P. 2,7		5	
	180	mm.	P. 2,8	0 Les	5	12,50

(Suite page ci-contre)

Page 46 ★ LE HAUT-PARLEUR ★ N° 1048

UN CHARGEUR

DE QUALITE QUI DURERA TOUTE VOTRE VIE



Matériel sélectionné. Garan-tie absolue 2 ans. Ensemble vous permettant la charge de vos batteries 6 et 12 volts.

- 90,000 ensembles en ser-
- « ONTARIO THE BEST » vous permettra un démar-rage rapide et conservera votre batterie.
- Sans aucune connaissance spéciale, vous le construirez sans aucune comaissance speciale, vois le construirez en 20 minutes avec notre schéma très simple. -dessous : série de REDRESSEURS, avec en vis-à-vis c TRANSFOS correspondants, fonctionnant sur secteur 0 à 240 V, sorties spécialement étudiées en surcharge 110 à 240 V, sorties si pour chaque redresseur.

. 1	REDRÉSSEURS	SELENIU	M I	TRANSFOS						
Type	Voltage	Ampérage	Prix	Type	Amp.	Prix				
CR1	1,2-4-6	0,6	6,00	TRI	0,6	8,50				
CR2	2-4-6	1,2	7,60	TR2	1,2	12,50				
CR3	6-12	1,5	10,25	TR3	1,5	13,00				
CR4	6-12	2,5	15,00	TR4	2,5 .	15,80				
CR5	6-12	4	19,00	TR5	4	19,20				
CR6	6-12	6	30,00	TR6	6	22,00				
CR7	6-12	10	60,00	TR7	10	50,00				
CR8	6-12-24	6	60,00	TR8	6	39,00				
CR9	6-12-24	12	70,00	TR9	12	63,00				
					-					

Pièces détachées pour montage du chargeur	
Cordon secteur avec fiche 0.75	5
Cordon, « spécial ». Batterie 2 cond. long. 2 m. 1,20	0
Pinces à mâchoires dentées gross puis., les 2. 0,90	Ò
Pinces à mâchoires dentées puis, moyenne, les 2. 0,70	
Douilles bananes isolées. 5 par chargeur, la	
pièce 0.18	8
1 cavalier répartiteur	5
2 fiches bananes, la pièce	5
1 m de fil câblage 20/10 0,30	0
Ampèremètre « ONTARIO » 0 à 10 amp 10,0	
Ampèremètre « SIFAM » 0 à 15 amp 14,00	
Voltmètre « ONTARIO » O à 15 V facultatif. 10,0	
LE CHARGEUR complet avec câbles, ampèremètre, tou	t
monté et câblé sur planchette, prêt à fonctionner	:
Secteur 110/130 et 220/240.	,
Type Batterie Puissance Prix	

Secteur	110/130	et 220/240.			. ,
Type		Batterie	Puiss	ance	Prix
CR40		6-12	2,5	Amp.	62,80
CR50		6-12	4	>	70 ,00
CR60		6-12	6	>	85,00
CR70		6-12	10	>	143,00
CR80		-12-24	6	>	132,00
CR90	6	-12-24	12	Þ	167,00

2 000 VIBREURS « KURMAN-ELECTRIC-U.S.A. » VB-16-A



très grosse puissance. Fonc-tionnent sur 6 et 12 V. Fré-quence 200 PS. Boîtier blindé. Le vibreur est composé de 5 Le vibreur est composé de 5 circuits vibrants, pouvant être utilisés ensemble ou séparément. Chaque circuit peut débiter 15 Amp., ce qui permet débiter 15 Amp., ce qui permet d'alimenter 5 transformateurs à la fois, Puissance moyenne d'utilisation 250 à 300 W. Livré, avec schéma. Dimensions (Décrit dans le « Haut-Parleur » n° 1026)

Pour votre éolienne
MAGNIFIQUE GENERATRICE « PARIS - RHONE »
500 watts, neuve, 6 et 12 V
(décrite dans le « Haut-Parleur » n° 1 047)
intensité 40 ampères
sous 12 V ou 6 V. Tableau de commande et
de controle de charge (décrite dans le





rhéostat de réglage, un choracteur de commande, un voltmètre de 0 à 20 V, un ampèrement de 0 à 60 amp.

Cordons, prise et pinces de recordement. Montée sur socile. Long. 280, diam. 145 mm. Poids 18 kg. Poids d'Itableau de commande 16 kg. Poids L'ENSEMBLE, comprenant : la génératrice, le tableau, les cordons, prise et pinces (Valeur : 350,00). Prix 35,00

1 000 VIBREURS DOUBLES VB6 - RAULAND-CHICAGO-USA



(décrit dans ce numéro, page 69)
12 V, sortie 200 Watts,
100 p/s, Permet le branchement de 2 transfos
de 100 W. Secondaire
selon le transfo employé.
Estièment bliefé ses. Entièrement blindé, emballage d'origine.

Dimensions: 140×80×65 mm.. 10,00

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR ER-25 CHADEFAUX

(décrit dans ce numéro, page 81)

NECESSAIRE AUX GARAGISTES BOBINIERS
(décrit dans le « Haut-Parleur » n° 1 044)
VERIFICATEUR GROGNARD d'induits de moteur, dynamo,
démarreur. « FELT-USA ». Permet de déceler immédiatement et de situer exactement les



tement et de situer exactement les annes et courts-circuits dans les induits. Champ magnétique d'une sur 110-130 V alt. Vérification d'induits de 38 à 130 mm de diamètre. Ensemble absolument neur, eneballage d'origine, monté sur socle avec poignée. Câble spécial solé grosse section, long, 7,80 m, avec prise. Poids 7,5 kg. (Valeur : 350,00.1). 125,00

HAUT-PARLEURS INTROUVABLES

ARLEURS INTROUVABLES
CHAMBRE DE COMPRESSION

TANNOY LOUD SPEAKER >
FIdélité incomparable, aimant permanent. 7 W correspondant à un HP
ordinaire de 25 W. Musicalité, tonalité extrêment fidèles, Diam, de la
chambre 180 mm. Livrée en ébénisterie. 240×240 mm. Poids : 6,5 kg.
Transfo de ligne incorporé. 60,00

HAUT-PARLEUR AIMANT PERMANENT
CODMANS INDUSTRIES MIDDLESEX ».
Puissance 4 W. SON bi-directionnel sur face avant et face arrière. Coffret foile étanche avec boucle de suspension.
Transfo de sortie : 200 ohms incorporé cotal could be consumer de la commence de la

CHAMBRES DE COMPRESSION « R.C.A., U.S.A. > de grande puissance. Musicalité haute reproduction, type Bireflex Modèle 15 W 100,000 Modèle 25 W 125,000 Absolument neufs

UN APPAREIL FORMIDABLE !..

800 SUPER TRANSFORMATEURS de sécurité absolue



de sécurité absolue

(THE ACME - ELECTRIC MFG C° CUBA
ET CLYDE - NEW YORK, U.S.A.)

(décrit dans ce numéro, page 69)

Cet appareil permet de faire fonctionner sans danger (ni pour vous ni pour votre matériel) sur le 220240 V des appareils fonctionnant en 110-130 V, et inversement. Il est de grande classe et seul CIRQUE-RADIO peut vous l'offrir au 1/3 de sa valeur,

sire 230 V. second 115 V. 5 amp

Primaire 230 V, second, 115 V, 5 amp.
Primaire 120 V, second, 115 V, 5 amp.
Primaire test entirement isolé du secondaire, ce qui n'existe pas dans un auto-transfo ordinaire.
Cet appareil convient pour réfrigérateurs, machines à

Cet apparett Comvient pour retrigerateurs, inactinies a laver, fers à repasser, aspirateurs, etc. L'utilisation est largement prévue sur 6 ampères. Absolument neuf, livré en emballage d'origine, cacheté, avec plaque et schéma de branchement très simple. mg. 200 mm. – Haut. 140 mm. – Larg. 105 mm. – mg. 200 mm.

Long. 200 mm - Haut. 140 mm - Lar Poids : 9 kg



PROJECTEUR PHARE ETANCHE « FLASHING »
SIGNAL-MAZDA General Electric. Réflecteur aluminisé. Faisceau dirigé à très
grande portée. Crande luminosité, Fonctionne sur batterie 12 V. Consomm.
6 ampères. Peuvent être reliés par 9 pour
145 mm, prof. 90 mm. Valeur 35;00.
145 mm, prof. 90 mm. Valeur 122,00

5.000 DETECTEURS DE MINES ET METAUX

A GRANDE SENSIBILITE
TYPE DM4 - SCR625 MODIFIE
Absolument neufs, en emballage d'origine
(décrits dans le « Haut-Parleur » n° 1 1 045)



★ LE SEUL DETECTANT TOUS METAUX (or, cuivre, laiton, alu, fontè, plomb, fer) avec une précision absolue, dans le sol, la pierre, le bois, les murs, le corps des animaux.

corps des animaux. La palette détectrice étant ETANCHE, permet de dé-

De la palette détectrice étant ETANCHE, permet de détectre également dans l'eau.

L'appareil situe exactement le métal recherché, par indicateur visuel de haute précision, et par résonateur sonore à amplification graduelle.

Convient pour : Travaux Publics ; scieries, recherche de câbles, canalisations, bombes, déminage, vétérinaires, recherche de trésors, etc., etc...

Livré en mallette portable. Dimensions 710x370x240 mm. Poids : 22 kg. Complet, en ordre de marche, avec piles et notice production de production de production de la production

3 SUPER-MICROMOTEURS G.B.



MOTEUR TYPE 20, vitesse 9 000 t /mn, Encombrement ave non compris 30 × 30 mm. Poids : 24 gr. Prix. 10,00 MOTEUR TYPE 30 Vitesse 6 500 t /mm, encombrement ave non compris 35 × 35 mm. Poids : 35 r. Prix. 12,00 ● PRIX NET POUR LES 3 MOTEURS ● Types 10 - 20 - 30 : 27,00

SERIE DE QUARTZ U.S.A.

(aec.	rus aa	ns le «	Haut-F	arleur	» nº 1	047)
	-mm-ref		SERI	EA51	NF.	
Ø 5		5.950	6.300	6.600	6.850	7.550
FREC	UKP I	5.975	6.335	6.625	6.875	7.575
测量		6.050	6.350	6.675	6.900	7.600
	MIL	6.075	6.375	6.700	6,925	7.625
Earlin	altial !	6.150	6.400	6.725	6.950	7.650
		6.175 6.20 0	6.425 6.475	6.750 6.775	6.975 7.450	7.675
77	1	6.225	6.500	6.800	7.475	7.725
l ii	U	6.275	6.525	6.825	7.525	7.750
775	7.900	8.125	8.250	8.400	8.525	8.925
.775 .800	7.925	8.150	8.275	8.425	8.550	0.743
.825	7.950	8.175	8.300	8.450	8.575	
.025	1.750	0.175	0.500	0.150	0.717	





1 000 Kc/s miniature, ultra-moderne, en emballage individuel. 2 broches miniatures se monte sur culot octal. Haut. 20, larg. 17, épaiss. 8 mm. (Val. : 40,00). Prix . . . 14,00

			SERI	E A 10 P	NF .		
	1.000,9	4.845	5.725	5,875	7.100	7.250	7,400
1	3.700	5.235	5.750	5.880	7.125	7.275	7,425
1	3.735	5.300	5.775	5.900	7.150	7.300	
1	3.980	5.485	5.800	5.925	7.175	7.325	
١.	4.110	5.675	5.825	7.025	7.200	7.350	
	4.450	5.700	5.850	7.075	7.225	7.375	
_		-	00 051 4		011 05		

NOUS DEMANDONS INSTAMMENT A NOS CLIENTS DE SE REPORTER A NOS ANCIENNES PUBLICITES QUI SONT TOUJOURS VALABLES, OU DE DEMANDER NOS LISTES (15 PAGES) 1962 (15 PAGES)

COMPORTANT DES CENTAINES D'ARTICLES STANDARD ET DE SURPLUS
Envoi contre 1 NF en timbres

1 500 RELAIS « LEACH - RELAIS - C° INC LOS ANGELES - U.S.A. Extra-plat, 110 - 130 » Extra-plat, 110 - 130 » Extra-plat, 10 Amp. Contacts argent. 10 Amp. Contacts argent. Dimensions: 120 g. 18,00

(décrit dans ce numéro, page 69)

MILITAIRES, ATTENTION ! Veuillez etal de votre commande, le contre-remboursement étant interdit




24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE PARIS (XIe) - C.C.P. PARIS 445-66.



COLONIAUX ! POUR LE RÈGLEMENT DE VOS COMMANDES VEUILLEZ NOTER : 1 '2 à la commande, 1/2 contre remboursement

MÉTRO: Filles-du-Calvaire, Oberkampf TÉLÉPHONE : VOLTAIRE 22-76 et 22-77.

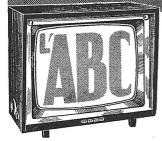TRÈS IMPORTANT : Dans tous les prix énumérés dans notre publicité ne sont pas compris les frais de port, d'emballage et la taxe locale, qui varient suivan
l'importance de la commande. Prière d'écrire très lisiblement vos nom et adresse, et si possible en lettres d'imprimerie.



ULTIVIBRATEURS

L existe un nombre considérable de montages d'oscillateurs de relaxation multivibrateurs et tous comportent deux éléments de tubes: lampes ou transistors. En télévision, on utilise surtout deux types de multivibrateur : celui d'Abraham et Bloch et celui de Potter, mais des variantes de ces types ont été réalisées dans les montages modernes des bases de temps lignes et image.

D'une manière générale, les multivibrateurs fournissent des signaux se rapprochant des signaux rectangulaires. Grâce à des modifications simples, on obtient de ces oscillateurs des signaux en forme de dents

MONTAGE D'ABRAHAM ET BLOCH

Cet oscillateur a été conçu en France par les deux savants dont

il porte le nom, mais à l'époque de sa création (en 1918) on utilisait des lampes triodes à chauffage direct ce qui limitait ses applications.

Ce montage, toutefois, peut être qualifié comme le point de départ des circuits électroniques autres que ceux destinés aux signaux sinusoïdaux et on le retrouve avec des modifications dans 90 % des appareils électroniques industriels.

La version moderne du multivibrateur est indiquée par la figure 1. On y trouve deux triodes. Si l'on supprime, par la pensée, les éléments suivants: C, C₂ et C₄, il reste un montage absolument symétrique représentant rigoureusement deux étages amplificateurs à résistancescapacité dont la sortie de l'un est connectée à l'entrée de l'autre. La figure 2 montre ce montage simplifié. Il est facile de se rendre compte qu'un tel ensemble ne saurait être stable. En effet, si l'on suppose qu'une faible tension E1 existe aux bornes de R3, une tension A1E1 prendra naissance aux bornes de R₁, A₁ étant l'amplification fournie par la lampe V1.

taine valeur puisse être amplifiée par une lampe.


En pratique, pour des valeurs convenables des éléments, le système oscille et fournit des tensions rectangulaires qui dans certaines conditions peuvent avoir la forme indiquée par la figure 3.

TENSIONS EN DENTS DE SCIE

Pour obtenir des tensions en dents de scie on complète le système multivibrateur de la figure 2 par la capacité C3 et la capacité de sortie C, (fig. 1). D'autre part, par l'intermédiaire de C on applique à la grille de V1 des impulsions de synchronisation qui sont de brefs signaux ayant la forme indiquée par la figure 4 et qui se présentent comme des tensions rectangulaires périodiques variant en fonction du temps de la manière suivante:


1° Au temps t = to la tension E est égale à zéro et brusquement elle augmente et prend la valeur

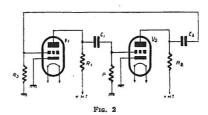2° Pendant la période partielle To très courte, la tension se maintient à la valeur Eo. Au temps to



La tension A₁E₁ transmise par + T₀ la tension diminue brusque-C1 aux bornes de P, sera à son ment depuis E + E0 jusqu'à E tour amplifiée A_2 fois par V_2 et = 0; on trouvera une tension A1A2E1 aux bornes de R2 que le condensateur C2 reportera sur R3. A2 est l'amplification de V2. A ce moment la tension sur Ra sera la résultante de E, qui existait primitivement et de A₁A₂E₁ qui lui est fournie par V₂. Des tensions de plus en plus grandes seraient ainsi appliquées à toutes les résistances du système si aucun phénomène de freinage n'intervenait et on obtiendrait une véritable « réaction en chaîne ».

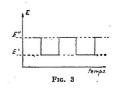En réalité une énergie finie est fournie par les dispositifs d'alimentation et d'autre part les caractéristiques des lampes s'opposent à ce qu'une tension dépassant une cer-



3° A partir de ce moment to + To la tension reste nulle pendant une période T1, de sorte qu'elle atteint le temps to + To + T1 = to + T, T étant la somme To + Ti;

4° A ce moment la tension remonte brusquement à la valeur

DEVENEZ RADIO TECHNICIEN MAIS...

law votre profession soient vos connaissances, et sans interrom-

pre vos occupations, suivez chez vous, par correspondance, les cours dynamiques d'une Grande Ecole Française spécialisée dans l'Enseignement de l'Electronique. Formation technique et pratique par cours progressifs.

Travaux pratiques sur matériel pofessionnel (amplis, récepteurs, de 2 à 12 tubes, émetteurs récepteurs, transistors, TV et appareils de mesures).

- Radio Technicien (monteur, chef monteur, dépanneur-aligneur)
- Agent Technique et Sous-Ingénieur Radio Electronicien
- Ingénieur Radio Electronicien.

Préparation aux Examens d'Etat C.A.P. et B.P. d'Electronicien (Placement assuré par l'Association Amicale) Autres sections enseignées :

Dessin Industriel Aviation Automobile Brochures gratuites HR5 sur demande (joindre 2 timbres pour frais)


RONIQUE

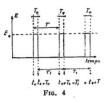24. Rue J.-MERMOZ - PARIS-VIIIe




E = Eo et le phénomène se poursuit comme on l'a indiqué plus haut pour t = to. La tension recommence la même variation toutes les $T_0 + T_1 = T$ secondes.

Pratiquement les impulsions de synchronisation peuvent avoir des formes quelque peu différentes. Les impulsions sont fournies par les émissions de télévision elles-mêmes et on les obtient à la sortie de l'amplificateur VF ou encore en un point quelconque de l'amplificateur VF situé entre la sortie détectrice et la sortie VF. Un dispositif dit séparateur permet de prélever sur



la tension VF qui se compose des signaux de vision et des signaux de synchronisation, ces derniers seulement.

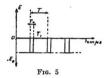Les méthodes de séparation ont été étudiées précédemment. On saisit immédiatement l'intérêt des signaux de synchronisation: ce sont eux qui obligent les bases de temps à fournir des tensions en dents de scie de périodes identiques à celles balayage de l'iconoscope à



l'émission. De cette façon l'image obtenue sur l'écran du récepteur est conforme à celle projetée sur l'écran de l'iconoscope.

Supposons donc, pour le moment que nous disposions de tensions de synchronisation comme celles de la figure 4, que l'on nomme signaux positifs parce que les « pointes » sont dirigées vers les tensions positives.

On peut aussi réaliser des signaux négatifs comme ceux de la figure 5 comportant les « pointes » dirigées vers le bas. Electriquement cela veut dire que les périodes courtes To correspondent à des tensions plus négatives que les périodes longues T1.

Dans les deux cas (fig. 4 et 5) la période complète de la tension est $T = T_0 + T_1$ et on dit quelquefois que To est la période partielle courte et To la période partielle

Revenons maintenant aux montages des figures 1 et 2. Celui de la figure 2 fournit une tension ayant la forme de la figure 3.


Par adjonction de C₃, la tension rectangulaire se transforme en dents de scie et on obtient aux bornes de Ra une tension ayant la forme indiquée par la figure 6. La montée

AB correspond à l'aller et dure T. secondes. La descente BC correspond au retour et dure Tr secondes. La période est $T = T_a + T_r$. L'amplitude est Eo. Pour séparer cette tension du circuit haute tension on a disposé le condensateur C3 de sorte que la même tension soit obtenue aux bornes marquées « sortie »

A ces bornes, la dent de scie est « axée » sur la tension zéro de la masse comme le montre la figure 7. L'amplitude est toujours Eo obtenue en faisant la différence entre le maximum + Eo/2 et le minimum - E₀/2. On a évidemment:

 $E_0 = E_0/2 - (-E_0/2)$

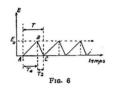On remarquera que les surfaces triangulaires telles que DEB sont égales aux surfaces telles que ECF et que les droites AB, BC, CG, etc., sont séparées en parties égales par l'axe des temps.



SCHEMAS PRATIQUES DE MULTIVIBRATEURS

Le montage de la figure 1 est réalisable pratiquement avec des éléments dont les valeurs sont à peu près les suivantes:

 $IM\Omega$

sortie comme le montre la figure 8.

La tension de sortie est alors prise, non plus entre C, et la masse, mais entre le curseur du potentiomètre et la masse.



D'autre part, il existe des montages de multivibrateurs dans lesquels l'une des lampes est de puissance et sert également de lampe finale de la base de temps. Ce montage est utilisé surtout pour la base

cation de la lampe finale de puis-

Le multivibrateur d'Abraham et

Bloch peut être utilisé dans les bi-

standards 625-819 lignes et dans les


multistandards en modifiant à

l'aide d'un commutateur les valeurs

de certains éléments pour obtenir

la fréquence d'oscillation qui con-

sance qui suit la base de temps.

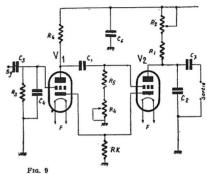

classique « volume-contrôle » à la l'amplitude, on agira sur l'amplifi-

lation des bases de temps lignes : donné plus loin. 405 lignes: f = 25.405= 10125 c/s


Rappelons les fréquences d'oscil- de temps image. Un exemple est

MULTIVIBRATEUR DE POTTER

Ce montage est parmi les plus utilisés actuellement. Il correspond au schéma de la figure 9. Il diffère du précédent par le mode de couest couplée à V₂ comme dans le multivibrateur d'Abraham et Bloch, les deux lampes sont également couplées par la résistance commune de cathodes, non shuntée, Rk.

Voici quelques explications sommaires sur le fonctionnement de cette base de temps:

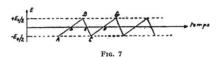Supposons qu'initialement V2 ne soit pas conducteur, autrement dit qu'une très forte polarisation de grille rende le courant plaque nul. Dans ces conditions, le circuit R₁ R₂ — C₂ se comporte comme si V₂ n'existait pas. Le condensateur C2 se charge à travers la résistance R₁ + R₂, de sorte que la tension à la plaque de V2 augmente progressivement suivant un loi expo-



 $R_1 = 100 \text{ k}\Omega, R_2 = 2.2 \text{ M}\Omega$ $R_3 = 2.2 M\Omega$, $P = 1 M\Omega$ linéai- $C_1 = 0.1 \mu F$, $C_2 = 50000 pF$, $C_3 = 0.1 \mu F$, $C_4 = 0.25 \mu F$. La valeur de C peut varier dans de larges limites d'après le système de synchronisation.

Ce multivibrateur donne des signaux en dents de scie grâce au condensateur C₃ qui, associé à R₂, constitue un système de charge et décharge et la tension est obtenue aux bornes de C.

Elle est positive : aller croissant et retour décroissant. La synchronisation appliquée à la grille V1 doit être à impulsions négatives, mais si I'on dispose d'impulsions positives, on pourra synchroniser ce montage en les appliquant à la plaque de V1 ou à la grille de V2.

La fréquence d'oscillation dépend de la valeur des condensateurs et des résistances. Celles données plus haut conviennent par f = 50 à 60 c/s, c'est-à-dire pour les bases de temps image.

Pour les lignes, on adaptera les valeurs suivantes qui diffèrent suivant les standards (voir tableau I):

On règle la fréquence au moyen du potentiomètre P. L'amplitude peut être réglée en montant un

Et les périodes complètes T, respectivement: 98,76 μ s (405 lignes), 63,69 μ s (525 lignes); 64,06 μ s (625 lignes); 48,85 µs (819 lignes).

525 lignes: f = 30.525

= 15750 c/s

625 lignes : f = 25.625

= 15625 c/s

819 lignes : f = 25.819

= 20475 c/s

Pour les bases de temps lignes, il n'est pas conseillé de monter un potentiomètre de « volume-contrôle » à la sortie. Pour régler

TABLEAU I

Eléments	405 anglais	525 américain 625 français, belge, européen	819 français et belge	Unités
R ₁	50 000	50 000	50 000	Ω
R ₂	500 000	500 000	500 000	Ω
R₂	225 000	200 000	175 000	Ω
P	100 000	100 000	100 000	Ω
C1	1 200	1 000	700	pF
C ₂	6 000	5 000	3 000	pF
C ₃	600	500	350	pF

nentielle. La période de montée de cette tension correspond à la branche montante de la base de temps et dure T_a secondes.

Supposons maintenant qu'une impulsion négative (comme celle de la figure 5) soit appliquée à la grille de V₁. Cette lampe devient à son tour non conductrice, ce qui fait augmenter sa tension plaque. La tension à la plaque de V₂ devenant ainsi brusquement plus positive, cette augmentation de tension est transmise par C₁ à la grille de V₂ qui devient moins négative qu'au moment initial. Comme la grille de V₂ au une tension croissante, le courant plaque de V₂ augmente et il en est de même de celui qui traverse R₁. De ce fait, les cathodes sont plus positives, ce qui rend en-


descendante de la dent de scie, de durée T. secondes.


La forte tension positive de grille de V_1 produit cependant un courant de grille qui traverse $R_4 = R_5$ et rend rapidement la grille de V_2 négative. La lampe V_2 se bloque à nouveau et C_3 recommence à se charger comme au début de l'expérience.

MONTAGES REALISABLES PRATIQUEMENT


On peut réaliser le montage de la figure 9 avec les valeurs des éléments ci-après pour l'image :

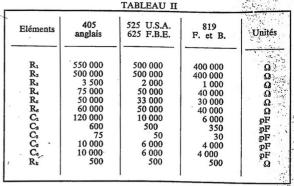 $R_1 = 1 M\Omega, R_2 = 2 M\Omega, R_3 = 2,2 M\Omega, R_4 = 1,2 M\Omega, R_5 = 1,2 M\Omega, R_6 = 100000 \Omega, C_1 = 10000$



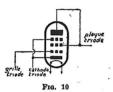

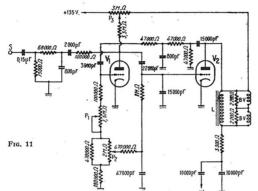core plus négative la grille de V_1 . Cette lampe est donc non conductrice (bloquée), tandis que V_2 est conductrice. La résistance interne de V_2 devient donc très faible par rapport à $R_1 + R_2$. Le condensateur C_2 qui s'était chargé pendant le temps T_4 se décharge à travers V_2 , ce qui correspond à la partie



RADIO - LORRAINE


120, RUE LEGENDRE, PARIS-XVII - M° La Fourche MAR. 21-01 - C.C.P. 13 442-20 - PARIS

Notre nouveau Catalogue 61/62 est paru. Expédit. contre 1 NF

Le « R.L. 60 »

« Le RL 602 »: même présentation que le « RL 60 », mais avec 2 transistors + diode.

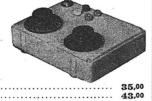Prêt à câbler
Câblé, réglé
Frais d'expédition pour ces modèles





Notre Réclame

Poste à 6 transistors. PO-GO -Gaine néo-cuir. Musicalité impeccable. H.P. 12 cm. Alimentation par 2 piles 4,5 V.

Prix en ordre de marche. 135,00 Expédition franco 140,00

AMPLI 3 LAMPES ALTERNATIF, en ordre de marche (sans HP) Transfo 110 à 240 V, EZ80, EF 42, EL84, contrôle de tonal. **68,00** (Frais Expédition: 4,95)

Antenne intérieure modulation de fréquence LUNIK III FM.
 PRIX 28,00 - LUNIK III Télé Canal 8 26,00

Cellules et Saphirs pour tourne-disques toutes marques. Radiola, Pathé, Philips, Mélodyne, Star, Teppaz, Visseaux, Radiohm, Eden, Mills, Ducretet, Ronette, etc...

Prix spéciaux pour revendeurs et étudiants Radio. — Expéditions contre remboursement ou contre mandat à la commande.

 $\begin{array}{l} pF,\ C_2=0.1\ \mu F,\ C_3=10\ 000\ pF,\\ C_4=1\ 000\ pF,\ C_5=0.1\ \mu F,\\ C_6=0.1\ \mu F,\ R_k=500\ \Omega. \end{array}$

Pour les lignes, les valeurs sont données par le tableau II cidessus.

L'amplitude se règle avec le potentiomètre R_a monté en résistance variable et la fréquence avec R_t. Dans les bistandards 819-625, on commute R_t pour passer de la fréquence 20 475 c/s à 15 625 c/s, ou bien on introduit une résistance fixe ou réglable en série avec R_t qui est en service sur 625 lignes et court-circuitée sur 819 lignes.

Les montages pratiques des figures 1 et 9 fonctionnent avec des tensions de 300 V et plus, mais de bons résultats sont obtenus avec 250 V et moins. La haute tension peut aussi atteindre 350 V avec avantage.

Dans de nombreux montages, la HT est encore plus élevée. On la prélève sur la HT de récupération qui est engendrée par l'étage final de puissance lignes.

Pour les multivibrateurs, on utilise des doubles triodes, des triodes pentodes et des éléments triodes ou pentodes séparés.

Ces dernières sont souvent utilisées en triodes d'après le schéma de la figure 10.

MONTAGE AVEC LAMPE DE PUISSANCE

Voici, à la figure 11, une base de temps image du type Abraham et Bloch dans laquelle une des triodes sert également de lampe fi-

Les signaux de synchronisation, négatifs pour les lignes sont également négatifs pour l'image après passage pour un circuit intégrateur comme c'est le cas du montage considéré.

Après transmission du signal par l'élément de liaison composé de $0,15~\mu F$ et $15~000~\Omega$, le signal d'image est dégagé par le circuit intégrateur constitué par $68~000~\Omega$ et 800~p F et transmis à travers 2~000~p F et $100~000~\Omega$ à la plaque de V_1 .

La polarisation de V_2 s'obtient à l'aide du potentiomètre P_2 intercalé dans le circuit de grille de V_1 dans lequel se produit une certaine chute de tension. La tension négative de polarisation est filtrée grace à la résistance de 470 000 Ω et du condensateur de 47 000 pF.

Le potentiomètre P₂ agissant sur l'amplificateur de V₂ fait varier la hauteur de l'image.

La fréquence se règle en modifiant la valeur de la constante de temps RC du circuit de grille de V_1 à l'aide du potentiomètre P_1 de 1,5 $M\Omega$.

On remarquera que si l'on compare ce schéma à celui de la figure 1, la lampe V₂ correspond à V₁ de la figure 1 et V₁ à V₂ du montage classique.

Grâce aux lampes doubles, on peut utiliser une triode pentode dans laquelle la lampe de puissance est l'élément pentode.


F. J.

IMPORTATION DE RÉCEPTEURS HAUTE FIDÉLITÉ A MODULATION DE FRÉQUENCE DE GRANDE CLASSE

CREDIT POSSIBLE

Documentation sur demande au-


COMPTOIR MB RADIO

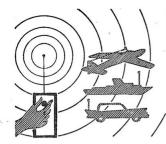

La Page des E1000

RADIOCOMMANDE * des modèles réduits

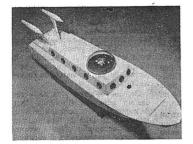Chronique présentée par l'Association Française des Amateurs de Télécommande



LA VEDETTE RADIOGUIDÉE ATUL AX

Championne de France 1960 et 1961 (Catégorie Précision)

Championne d'Europe 1960 et 1961 (Catégorie F2 - Vitesse électrique)

Championne d'Europe 1961 (Catégorie F6)

(Suite - Voir nº 1047)

VII. - COQUE PLASTIQUE

construction d'une coque plastique n'est sans doute pas une petite affaire. Par contre, les avantages sur la coque classique sont incontestables : légèreté, solidité, et surtout insensibilité à l'eau, l'huile ou l'essence. De toute façon, je conseille aux amateurs de plastifier leur coque classique. Les résines, par elles-mêmes, constituent déjà le meilleur des enduits. On l'utilisera alors directement sur le bois, au pinceau, en une première couche intérieure-extérieure assez fluide, puis en continuant pas une ou deux couches épaisses en extérieur. Dès le lendemain, la résine se ponce agréablement sans empâter. Elle ne fait pratiquement pas de retrait, même dans les gros défauts. Ainsi plastifiée, la coque sera pratiquement éternelle! C'est, à mon humble avis, le progrès de ces der-nières années le plus intéressant pour le modéliste. Les applications débordent d'ailleurs le cadre de la coque; en règle générale, les résines servent de colle, d'isolant, etc...

La coque de l'Atul Ax est une extrapolation de la Chambines. Les qualités hydrodynamiques de cette carène sont certaines, et font pour beaucoup dans les tenues d'eau un peu exceptionnelles de ces deux maquettes.

La coque a été réalisée de façon classique à l'origine (lattes de peupliers 10 × 3, couples contre-plaqué). Cette première réalisation a donc servi de forme. Il est essentiel que la forme, d'où qu'elle vienne, soit d'un fini irréprochable, on gagnera du temps à la bichonner. On procède ensuite à la fabrication du moule (figure 14). Il peut être fait en résine.

Enduire soigneusement la forme à l'aide d'un « séparateur » (cire,

stripcoating) dont le but sera d'empêcher la résine de coller à la forme. La notice générale sur les rodhesters vous sera très utile. Demandez-là à : Rhône-Poulenc, 21, rue Jean-Goujon, Paris.

Découper à l'avance un patron en tissu (je ne pense pas que le tissu de verre spécial soit indispensable pour faire le moule) en deux ou trois épaisseurs maximum. Préparer 2 à 400 g de résine prenant en une ou deux heures (voir notice). Enduire seulement la partie carène de la forme, au pinceau. Appliquer le tissu en le liant avec la résine. Disposer des taquets de bois à cheval sur le plan de symétrie de la carène. Laisser prendre. Percer les taquets de part en part,

4. Le moule sera très souple et vous pourrez ainsi démouler facilement en glissant une lame fine

Laisser prendre ce piteux amalgame (Ah! si vous voyez mon moule!). A l'aide d'une lame de scie à métaux, couper le plan de joint du pont sans abîmer la forme si possible (elle pourra resservir). Le démoulage sera facile (la partie carène ayant été déjà démoulée). On obtiendra ainsi deux 1/2 moules parfaitement symétriques à l'assemblage parfait et d'un fini intérieur semblable au fini extérieur de la forme.

Chaque demi-moule sera alors enduit de séparateur et par le même procédé, on pourra exécuter deux demi-coques. J'ai personnel-lement employé deux couches de tissu textiglass de chez Génin muéro 388 (voir notice) et de la résine Rhône-Poulenc n° 1108 V.


Les deux coques seront, après démoulage, replacées dans le moule Votre coque, une fois terminée, pourra être peinte à la glycérophta-lique. Mais si vous voulez (ou plutôt si vous pouvez), faire encore quelques petits sacrifices, appliquez, au pistolet de préférence, une ou deux couches de Farlac (EFARS, 13, rue Abel-Bonnevalle, Noisy-le-Sec, Seine. VIL. 85-04).

Poids de la coque classique : 3,8 kg.

Poids de la coque plastique : 1,8 kg.

Vous savez à peu près tout sur ma façon de faire. Il y en a d'autres (heureusement).

Je signale, justement, qu'une certaine maison de résine vous proposera, d'ici peu, un conditionnement au détail, de la résine et du tissu de verre, avec bien entendu toutes les explications nécessaires, et tout ceci dans le but d'intéresser l'amateur à cette technique encore un peu nouvelle! Qui l'eût cru! Je vous communique, un peu en avant-première, l'adresse de cette maison: Général Marine, 5, rue de la Manutention. PAS. 35-00.

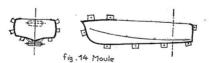

et arrondie entre forme et moule. Après démoulage, scier cette première partie en deux moitiés symétriques, rassembler par des tiges filetées de 4 mm en ayant soin d'intercaler des rondelles de 1 mm d'épaisseur (trait de scie). Replacer la forme dans le moule. Regarnir avec de nouvelles couches de tissur résine et compléter cette fois-ci en enrobant également le pont. Placer dans la résine des taquets de bois à cheval sur le plan de symétrie du pont. Ne pas avoir peur de rigidifier le moule par tous les moyens (barres de bois, sciure, etc.).

et un bon cordon de résine tout au long du plan de joint sera suffisant pour les assembler (renforcer au besoin par une bande intérieure en tissu).

Il sera très facile de percer ensuite le passage du tube d'hélice, puits de gouvernail, etc... Vous ferez alors les rebouchages. à la résine même, ou bien encore mieux à l'araldite. Cette colle extraordinaire (qui est d'ailleurs une résine) vous rendra d'immenses services (Bazar de l'Hôtel de Ville). Goûtez-y, vous n'en voudrez plus d'au-

VIII. — CONCLUSIONS

Je pense vous avoir à peu près tout dit sur l'objet de mes occupations et même préoccupations de ces deux dernières années. En effet, si un an a suffi pour la réali-

Pour acheter et vendre

UTILISEZ

nos petites annonces

sation, il a fallu autant de temps pour les perfectionnements. Il y en aura d'autres, car beaucoup reste à faire sur la question. Le concours européen prévoit, en effet, une ca-tégorie vitesse électrique (F2). Le tracé est immuable d'une année à l'autre. L'Atul Ax a réalisé un temps de 37 secondes à Karl-Marx-Stadt. Officieusement, les Allemands de l'Ouest ont fait encore mieux depuis et je crois que ce n'est là qu'un commencement.

La wedette Atul Ax a été réalisée pour un prix moyen. La batterie Voltabloc représente le gros investissement. Encore faut-il signaler que la maquette n'est venue aux 24 V que progressivement : (elle fut alimentée en 12 V, puis 18 V et enfin 24 V. Tout ceci en deux ans, ce qui répartit les efforts). Sa conception n'a rien de révolutionnaire, mais pardonnez-moi si je vous avoue qu'elle a été réalisée un peu en vue de la compétition (grande puissance pour une autonomie restreinte).

Voilà une façon de faire qui n'est sans doute pas suivie par tous les amateurs. Ou'ils sachent cependant que l'auteur de ces lignes a réellement connu de grandes émotions dans les compétitions nationales ou internationales qui sont, à son avis, indispensables pour le progrès de notre passe-temps favori. Toutefois, ce n'est pas dans le but essentiel de convertir les amateurs à la vitesse électrique que cet article a été rédigé, mais plutôt pour fournir une description complète de maquette radioguidée. A part le moteur, tous les organes décrits se montent dans une reproduction au 1/100 du paquebot Ville-d'Alger.

Enfin, je diraj simplement que le fait de décrire ses réalisations pour que tous les amateurs puissent y puiser, ce qui leur semble bon, procure aussi une bien grande satisfaction. Vous qui lisez ceci, n'avezvous pas quelque chose à décrire? Tous les amateurs vous en seront reconnaissants; cela constitue la raison d'être de notre Association. Le temps des secrets personnels est dépassé, une petite pierre apportée à l'édifice vaut mieux que la grosse enterrée au fond du jardin. Envoyez-nous vos articles, 9, rue Réaumur, Paris (3°). Il suffirait que chacun des membres A.F.A.T. nous envoie un petit article pour que nous puissions maintenir l'intérêt de cette rubrique. Sinon, comment -faudra-t-il faire ?

> C. BORDIER, Secrétaire Général A.F.A.T.

IMPORTATION DE MAGNETOPHONES HAUTE QUALITE

OFFRE EXCEPTIONNELLE

CREDIT POSSIBLE

COMPTOIR MB RADIO
160, rue Montmartre, PARIS (2°)

Rubrique de l'A.F.A.T.

CONSTITUTION DU BUREAU 1962

Président: M. SOLLIER.
Vice-Président: M. MALNOU.
Secrétaire général: M. BORDIER.
Trésorier: M. MIRAULT.

Membres du Conseil d'administration: MM. MANSION, BAR-THOLET, VIGIER, VIZIER.

L'Aéro-Club de France nous a demandé de publier dans notre rubrique le communiqué ci-dessous, Les membres de l'A.F.A.T., qui seraient intéressés par ces championnats du monde, doivent nous le faire savoir sans aucun délai

COMMUNIQUE N° 132 DE L'AERO-CLUB DE FRANCE

Les championnats du monde de vol libre radiocommandé « catégorie Multi F.A.I. » seront courus fin août-début septembre 1962 à Cranfield (Grande-Bretagne).

En vue de la constitution d'une équipe de France, une épreuve obligatoire de sélection se déroulant dans les conditions techniques du championnat du monde, sera organisée en mai ou juin 1962 (date et lieu seront précisés ultérieurement).

Les candidats intéressés par cette sélection devront se faire connaître avant le 1st mars prochain à l'Aéro-Club de France, 6, rue Galilée, Paris-167, et s'engager également à présenter en ordre de vol, deux appareils conformes aux réglements F.A.I. et P. et T. présentement en vigueur. Les résultats seront jugés sur l'un et l'autre de ces modèles.

*.

Vous avez pu lire le compte rendu «officiel» de l'Assemblée générale de l'A.F.A.T. qui s'est tenue le jeudi 7 décembre 1961.

Il nous paraît utile de reprendre plus en détails certains points exposés lors de cette assemblée par notre président M. Sollier. Le lien qui doit unir tous les membres de notre association se doit d'être le plus réel possible. Il n'est pas toujours facile de réaliser efficacement cette union, mais il est au moins de notre devoir de vous informer au mieux de notre activité.

Nous nous proposons donc de vous entretenir de nos problèmes au cours de plusicurs articles. A titre purement indicatif, voici les principaux titres qui pourront servir de plan à cette entreprise :

- Gestion de l'A.F.A.T.;
- Réunions mensuelles de bueau;
- Le problème financier;
- Manifestations de l'A.F.A.T.;

- L'A.F.A.T. et les adhérents ment tout en tirant partie des idées de Province; ment tout en tirant partie des idées utiles. Nous croyons d'ailletirs que

L'A.F.A.T. et l'étranger;Concours annuels;

— Le Concours Naviga, Paris 1963;

- Publication des articles du « Haut-Parleur »;
- Bulletin A.F.A.T.;
- L'A.F.A.T. et les Pouvoirs publics;
- L'A.F.A.T. et l'Aéromodellisme;
- L'A.F.A.T. et les clubs (questions posées par les membres).

En parlant en tout premier lieu des articles A.F.A.T. du « Haut-Parleur » et du bulletin, nous n'aurons pas choisi au hasard. C'est le chapitre le plus urgent.

Ouvrons-le en citant un extrait des statuts : « L'Association a pour but de créer un lien amical entre les amateurs, leur faciliter les essais grâce à des échanges de vues, de renseignements techniques, etc., etc. »

Il est facile d'en déduire que les articles doivent être fournis par les adhérents eux-mêmes. Le rôle du bureau est de centraliser, de superviser, en proposant, si besoin est, quelques modifications à l'auteur. Ce n'est jamais une censure, mais plutôt une orientation qui ne peut se faire qu'en plein accord réciproque.

Nous faisons parvenir ces articles au «Haut-Parleur» qui les publie et adresse, quelque temps après, une rémumération en fonction de la longueur des articles. Ce paiement se fait directement à l'intéressé.

Vous avez pu constater qu'une grande partie des descriptions proviennent d'un petit noyau de « chroniqueurs ». Or, leurs ressources s'épuisent, et il faut maintenant que chacun de nos membres prenne conscience de ce devoir qui consiste à consacrer un peu de son temps propre pour le bien de tous. Ce n'est là qu'un juste retour, et il y a toujours intérêt pour les lecteurs à faire connaissance avec les réalisations de l'un d'entre nous. Il ne faut surtout pas croire que ce sont uniquement les ensembles exceptionnels qui méritent seuls la publication. Il nous faut aussi du simple, qui intéressera davantage les nouveaux venus qui cherchent un peu leur chemin. Ce que nous conseillons, c'est de décrire le plus complètement possible sans négliger le détail. Des croquis, schémas ou photos seront très utiles si possible. Par contre, il est préférable que les articles soient purement techniques. Nous vous invitons à nous présenter séparément les critiques, suggestions qui seront toujours accueillies avec plaisir et auxquelles nous répondons longuement tout en tirant partie des idées utiles. Nous croyons d'ailleurs que cette rubrique répondra elle-même à beaucoup de questions.

**

Passons maintenant au bulletin A.F.A.T. Il a été suggéré et réalisé en presque totalité par un membre du bureau il y a trois ans, je crois. Les frais d'impression et d'envoi représentaient une charge acceptable pour l'A.F.A.T., mais nous ne pouvons encore y ajouter une quelconque rémunération pour les auteurs. Et quand bien même nous en aurions la possibilité, il n'est pas certain que cela nous soit permis, de par les statuts de l'association!

Or, nous n'avons plus notre ré-dacteur bénévole. (Profitons tout de même de cette occasion pour le remercier au nom de tous pour le travail accompli.) Nous serions heureux de recevoir des suggestions pour résoudre ce problème, mais nous pouvons faire remarquer qu'il s'agit pour vous d'une question de principe : au fond, tenezvous vraiment à ce que ces lignes, par exemple, vous soient presentées dans un bulletin A.F.A.T. où elles doivent rester bénévoles, plutôt que dans le « Haut-Parieur » où elles sont, disons-le, « encouragées » ? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous demander quelle solution vous choisiriez pour vos écrits. Il est donc peu proba-ble de voir revenir le bulletin A.F.A.T. Par contre, nous espévous présenter chaque année, grace à l'heureuse initiative du « Haut-Parleur », un numéro spécia: hors série consacré entièrement à la modèles radiocommande des

Pour conclure, nous nous demeandons des descriptions de vos réalisations aussi complètes que possible. Vous verrez, si vous ne le savez déjà, que le Bureau A.F. A.T., constitué essentiellement d'amateurs comme vous, ne manque pas de travail pour gérer notre association; il est done indispensable que vous l'aidiez, c'est une condition qui devient de pius en plus impérative, au fur et à mesure que l'A.F.A.T. s'accroît, sans recevoir encore d'aides substantielles.

Le Secrétaire général : C. BORDIER.

Pour adhérer à l'Association Française des Amateurs de Télécommande, fon dée en 1949, demandez tous renseignements au siège social : A. F. A. T., 9, rue Réaumur, Paris (37), ou lors des réunions mensuelles, le premier jeudi de chaque mois, à 21 h., Brasserie « LE GAULOIS », angles rues Mogador et St-Lazare, à Paris.

le spécialiste du matériel O.M RÉVISÉ

25 GENERATEURS U.S.A. TYPE I 72 @



5 GAMMES

1 = 100 à 320 Kcs — 2 = 320 Kcs à 1 Mcs 3 = 1 Mcs à 3,2 Mcs — 4 = 3,2 Mcs à 10 Mcs 5 = 10 Mcs à 32 Mcs
Tension de sortie HF entretenue pure ou mouldie en amplitude à 400 p/sec.
Atténuateur à 4 positions avec en plus un vernier.
Valve = 80 - Oscillatrice 615, Molulatrice 76.
Alimentation setteur incorporée de 105 à 130 volts.
Dimensions : 880 volte 100 mcs 100 mcs

UNIQUE EN FRANCE PIECES DETACHEES POUR TALKY-WALKY SCR 536 (BC 611)



A. Boîtier coupole à condens, et résistances.	2,00
B. Interrupteur à genouillère double M. Arr.	3,50
C. Bras de levier d'émission-réception	5,00
D. Inductance BF de sortie	5,00
E. Plaquette émission-réception 8 pôles	5,00
F. Plaquette pour contact piles	1,00
G. Couvercle de mécanisme d'inverseur	1,50
H. Couvercle inf. avec plaquette de contact	5.00
1. Ensemble comprenant 2 quartz, 1 self	•
d'antenne, 1 inductance HF fréquence	
disponible entre 4035 et 5500 Kcs	15,00
J. Transfo MF de sortie	5,00
K. Notice complète du SCR 536	10,00

OSUPPORTS TUBES D'EMISSION STEATITE® 813 ef UEZ/ - / Broches. Prix 832 - 7 broches. Prix 80 - 4 broches. Prix 807 - 5 broches. Prix

MICRO SWITCH @

Interrupteur 1 travail - 1 inverseur	1 repos -	miniature.	Prix		5,00 4,00 3,50
--	-----------	------------	------	--	----------------------

MICRO .

EXCEPTIONNEL

Pédale complète pour micro T 17, type SW 109. Matériel NEUF. Livré en emballage d'origine. Px 7,50

RELAIS 9

Poids 20 a - Contact 1 RT	
Type B1 - 1 500 Ω - 6 à 24 volts	3,00
Type B2 - 2 500 Ω - 7,5 à 24 volts	3,00
Support spécial 5 broches	0,60
Relais sensibles :	
4 000 Ω 1 à 2 mA. Poids 30 g. 1 RT	15,00
4 000 Ω 1 à 2 mA, Poids 150 g. 1 RT	12,00
Relais à enclenchement alterné par envoi	
d'impulsions 2 RT - 30 Ω - 6 V, Poids 35 g.	18,00
Relais étanches en boîtiers cylindriques.	
Support NOVAL 1 000 Ω, 15 à 24 volts,	
contact 2 RT - Dim. : Ø 20, H, 35 mm	8,00
Relais 100 Ω , 6 volts, contact 4 R + 4 T.	0,
Poids 250 g	4.00

REDRESSEUR AU SELENIUM @



ALIMENTATION PROFESSIONNELLE .



Dim.: 600 × 450 × 400 mm
Type T.B.S.: Primoire 110/220 V - 50 p/s.
Secondaire 875 V - 300 mA et 300 V - 350 mA filfrés - 4 tubes : 2×866A - 2×5¥3GT - Transformeteurs et self on cuve étanche - Sorties sur bornes
stéatile. Poids 70 kgs. IDEAL POUR LABO, ECD.
ES, etc. Prix 150,00

O POTENTIOMETRE DE PRECISION U.S.A. @



Rotation continue type ROTA-POT précision 0,5 %. Couple max, 100 gr/cm. 4 watts. Valeurs disponibles : 200 Ω -500 Ω - 1 K Ω - 2,5 K Ω -5 ΚΩ - 10 ΚΩ - 20 ΚΩ -30 KΩ. MATERIEL NEUF.

PRIX 50,00

⑤ POTENTIOMETRE DE PRECISION U.S.A. **⑥**

Type HELIPOT, système de rotation limité à 3 tours -Variation linéaire - Tolérance ± 2 %. Dissipation 4 W - Couple 100 gr/cm -

Ø 38 × 110 mm Valeur 10 + 25 + 25 K Ω . MATERIEL NEUF. PRIX ...

Ø DISJONCTEUR



THERMIQUE LABINAL & 6 ampères, modèle miniature, emballage d'origine. Prix80×50×25 mm

GRAND CHOIX D'AMORTISSEURS @ TOUTES DIMENSIONS TOUS POIDS

■ INTERRUPTEURS ET INVERSEURS ●

Remise 10 % par 10 pièces - 20 % par 100



Α	В	С	D	Ε	
TYPE A -		lèle standard			
		unipolaire .		. 1,9	٥
		PIIT		1 (



PETITE SOUFFLERIE

Moteur universel 27 volts 0,5 A. Peut fonctionner sur 120 V si l'on y adjoint une résistance de 220 O 50 W. Prix: 35,00 - Franco 38,00

110 × 80 mm max.

ENSEMBLE DE CASQUES



A. Type professionnel (Made in England) teurs dynamiques 100 Ω. Prix

B. Type Ericson, 2 C00 Ω. Prix

C. Type HS30 miniature 100 Ω. Prix

C. Type HS30 miniature 100 Ω. Prix

SERIE DE CONDENSATEURS VARIABLES @ PROFESCIONINELS

LKOLE22IOMMET2	
50 PF - miniature isolé stéatite	4,00
2×15 pF - subminiature isolé stéatite	4,00
3 × 30 pF - isolé stéatite	9,00
2×15 pF - ajustable papillon isolé stéatite.	4,50
2×20 pF - ajustable papillon isolé stéatite.	4,50
4×15 pF - miniature, axe isolé stéatite	15,00
6×15 pF - miniature, axe isolé stéatite	15,00
35 pF - 1 500 V, émission, isolé stéatite.	7,50
30 pF - miniature, isolé stéatite	2,50
3 × 40 pF - axe isolé stéatite, lames tail-	2,50
lées dans la masse	10,00
2 × 200 pF - isolé stéatite	7,00
350 pF - isolé stéatite	5,00
80 pF - 1 500 V émission, isolé stéatite	10,00
100 pF - 1 500 V émission, isolé stéatite.	10,00
4 × 200 pF - isolé micalex, avec démulti-	10,00
tiplicateur	10,00
4 x 600 pF - isolé stéatite, pour 19 MK11.	5,00
TTT p	3,00

MANIPULATEURS .

Manipulateur U.S.A. Type J 48 A - 1 c Livré avec cordon et fiche PL 55. PRIX : 10,00

Manipulateur anglais type R 11.950 - 1 Livré avec cordon et fiche genre PL55. PRIX : **10,00**

Ouvert jusqu'à 19 heures 30 17, rue des Fossés-Saint-Marcel PARIS (5°) - POR. 24-66

EXPEDITIONS: Mandat à la commande ou contre remboursement Port en sus PAS D'ENVOI EN DESSOUS DE 20 NF

C.C.P. 11803-09 - PARIS



L'ouverture automatique des portes d'un garage par radiocommande

ES dispositifs d'ouverture et de fermeture automatiques des portes de garages connaissent une certaine vogue aux U.S.A. Plusieurs solutions sont utilisées pour la commande à distance : cellules photoélectriques, ultrasons, induction BF ou radiocommande. La commande par radio est la plus indiquée. Plusieurs appareils commerciaux travaillent sur des fréquences de l'extrémité supérieure de la bande VHF de télévision, d'ordinaire entre les canaux 10 et 13, ce qui peut provoquer des interférences. L'appareil décrit aujourd'hui est accordé sur 27,255 Mc/s, fréquence autorisée aux U.S.A. Il est constitué essentiellement par un émetteur à une lampe piloté par quartz, modulé par une fréquence audible et

Lorsque l'on met en service l'émetteur, le circuit de plaque est automatiquement accordé plus près de la fréquence optimum de résonance et la puissance de sortie est augmentée en raison de l'utilisation de la lampe au néon. En effet, les capacités parasites de la lampe sont les plus faibles lorsqu'elle n'est pas lumineuse et elles augmentent au moment de l'ionisation. Lorsque l'on met en service l'émetteur, le circuit de plaque se trouve, comme nous l'avons indiqué, accordé sur une fréquence légèrement supérieure à celle de résonance. Au bout de quelques microsecondes l'amplitude des oscillations est suffisante pour ioniser la lampe au néon et la variation de capacité a pour effet d'accorder le circuit

Ant.


Fig. 1. — Schéma de l'émetteur.

Circuit

transformateur dont le secondaire est relié à un circuit sélecteur BF correspondant à la fréquence de modulation de l'émetteur. Ce circuit est disposé sur le récepteur par un bouton à broches. Les deux redresseurs au sélénium D₁ et D₂ servent de décodeur ou de démodulateur. Ce dernier engendre une tension qui modifie la polarisation grille de V_{1b} donc son courant plaque, ce qui commande le relais.

Le courant plaque traversant la résistance Rs engendre une tension négative qui est appliquée à la grille de Vib par Ra et Ra. En l'absence de réception d'un signal modulé par une fréquence BF correspondant à celle du sélecteur, la polarisation précitée a pour effet d'amener au cut-off le tube Vib et les contacts du relais sont ouverts.

Les tensions au point A du secondaire du transformateur suivent deux voies : la première est constituée par une résistance et la diode Di. Il en résulte une chute de tension dans la résistance R₂. Le sens de la tension est opposé à la tension de polarisation appliquée à la grille de V16 et la compense. L'autre voie est constituée par la diode Da et la résistance R, par l'intermédiaire du filtre de réjection accordé sur l'une des dix fréquences de

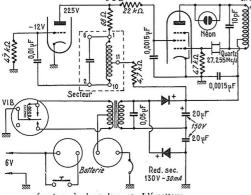

par un récepteur à deux lampes. L'émetteur monté sur la voiture est alimenté par la batterie d'accumulateur alors que le récepteur installé à proximité du moteur commandant l'ouverture des portes du garage est alimenté sous la tension du secteur. Les valeurs d'éléments de l'émetteur et du récepteur sont les mêmes pour un ensemble fonctionnant sur 27,12 Mc/s. Il suffit d'utiliser sur l'émetteur un quartz prévu pour cette fréquence.

LE CIRCUIT DE L'EMETTEUR

L'émetteur est d'ordinaire monté sur le tablier de la voiture et l'antenne, de 50 cm de longueur environ, sous le radiateur. Sa mise en service est assurée par un bouton poussoir. La figure 1 indique son schéma.

L'émetteur comprend une triode pentode 6U8 dont la partie pentode est montée en oscillateur piloté par quartz, travaillant sur 27,255 Mc/s avec une précision de ± 0,04 %.

Le générateur basse fréquence utilisé pour la modulation est équipé de la partie triode de la 6U8. La sortie de ce générateur module la grille écran de la partie pentode oscillatrice. Pour éviter l'ouverture non désirée des portes des garages voisins pouvant être équipés d'un dispositif de ce type, il est possible de choisir l'une des dix fréquences de modulation entre 600 et 4700 c/s: 600, 750, 950, 1200, 1500, 1 900, 2 400, 3 000, 3 750 et 4 700 c/s. Pour ce faire, il suffit de mettre en service le circuit LC choisi, la liaison s'effectuant par un support à broches.

Un tube au néon permet d'avoir un contrôle de la puissance maximum d'émission (lueur maximum). Les performances optima sont obtenues lorsque le circuit de plaque est accordé sur une fréquence légèrement supérieure à celle du quartz, bien que la puissance d'émission soit alors légèrement réduite.

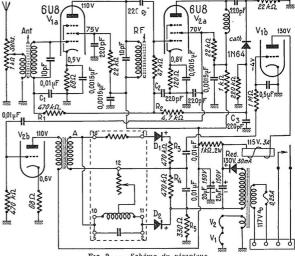


Fig. 2. - Schéma du récepteur.

plaque exactement sur la fréquence résonance.

LE RECEPTEUR

Les tensions HF de l'émetteur sont captées par l'antenne du récepteur dont la longueur est de 2,50 m. Le schéma du récepteur est indiqué par la figure 2. Il comprend deux triode-pentodes 6U8, une diode au germanium 1N64, deux diodes miniatures au sélénium. Les tensions d'entrée sont amplifiées par les deux parties pentodes des 6U8 et appliquées au détecteur 1N64. La sortie BF du détecteur est réinjectée à la grille de commande de V2a par la résistance R2, V2a travaille en réflex comme une triode amplificatrice BF, avec sa grille écran jouant le rôle de la plaque triode dont la résistance de charge est de 22 kΩ.


Les tensions BF de sortie de V23 sont appliquées à la grille de la partie triode de V2b, deuxième amplificatrice. La charge de plaque de cette partie triode est constituée par un modulation. La tension engendrée par D2 aux extrémités de R4 s'oppose à celle de R3.

Lorsque la fréquence de modulation détectée par le récepteur est différente de celle du filtre de réjection il n'y a pas (ou très peu) d'atténuation provoquée par le filtre de telle sorte que les tensions appliquées aux diodes D1 et D2 sont pratiquement égales. La résultante des chutes de tensions opposées aux extrémités de R3 et R4 est donc nulle et la polarisation négative totale est appliquée à la grille de V11. Le relais n'est en conséquence pas actionné.

Par contre, lorsque la fréquence de modulation correspond à celle du filtre la tension appliquée à la diode D2 est fortement atténuée par le filtre. Il y a déséquilibre et la résultante des tensions aux bornes de Ra et Ra est positive en raison du sens de branchement de Di. Cette tension positive compense la polarisation appliquée à la grille triode de V1b, le courant plaque croît et le relais est actionné. (D'après Radio Electronics, vol. XXVI, n° 5.)

LE VIRTUOSE PP 45 amplificateur de sonorisation de 45 watts

de 45 watts

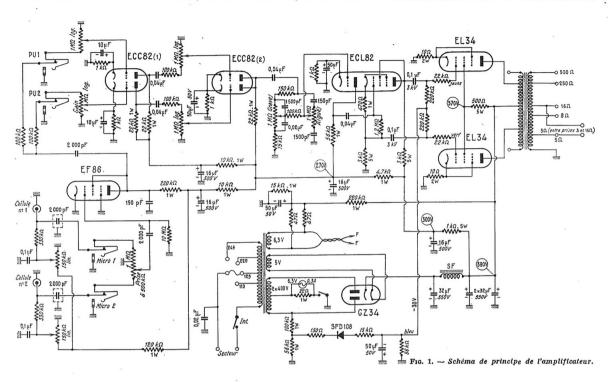

'AMPLIFICATEUR tuose PP45 », qui délivre une puissance modulée de 45 watts, permet de résoudre tous les problèmes de sonorisation de salles importantes, cinéma en particulier, grâce à sa puissance modulée élevée et à ses nombreuses possibilités d'utilisation.

L'amplificateur comporte deux entrées « cellule » par prises coaxiales, avec dispositif potentioméd'alimentation de chaque cellule pour le réglage de leur tension anodique; deux entrées micro; deux entrées pick-up, avec possibilité de mélange.

Aucun commutateur d'entrée n'est utilisé, ce qui simplifie le câblage. La simple manœuvre d'un potentiomètre à prise médiane permet, en effet, de passer d'un micro sur l'autre si les deux jacks des prises micro restent enfoncés ou d'une cellule à l'autre si ces prises jacks sont libres. Lorsque les micro sont enfoncés, les entrées cellules sont coupées, mais en enfonçant un seul jack micro, une cellule peut être utilisée et l'on passe de cellule à micro en manœuvrant le curseur du potentiomètre à prise médiane, à l'entrée de la préamplificatrice commune micro-cellule.

Deux prises de jacks miniatures sont également utilisées pour les entrées PU1 et PU2. Lorsque les deux jacks correspondants sont enfoncés, les liaisons à la première préamplificatrice sont supprimées et l'attaque de l'amplificateur s'effectue par les deux prises PU avec possibilité de réglage séparé de gain et de mélange. Pratiquement, seul un jack PU est enfoncé, car on n'effectue pas la lecture simultanée de deux disques. Dans ces conditions, l'une des liaisons à la préamplificatrice n'est pas coupée par la prise de jack restée libre et l'on a la possibilité de mélanger les tensions délivrées par une cellule ou un micro, la commutation étant effectuée par le poten-tiomètre à prise médiane, et de doser les gains pick-up et cellule

Les fonctions des 7 lampes équipant cet amplificateur sont les suivantes:

EF86, pentode première préamplificatrice de cellule et de micro.

ECC82, double triode, première préamplificatrice de pick-up (un élément pour chaque entrée) et deuxième préamplificatrice de micro ou de cellule.

ECC82, double triode mélangeuse.

ECL82, triode pentode, préamplificatrice de tension et dépha-

Deux EL34, pentodes amplifica-trices push-pull de puissance.

GZ34, valve biplaque redresseuse.


Une diode SFD108 redresse et fournit les tensions négatives nécessaires à la polarisation de l'étage de sortie push-pull travaillant en classe AB.




Sur le schéma de principe de la figure 1, le schéma pratique des commutations assurées par les prises miniatures micro et pick-up est représenté. On voit immédiatement que lorsque les prises de jacks sont enfoncées, les liaisons avec les éléments précédant ces prises sont supprimées.

Les deux prises d'entrée de cellule sont coaxiales. Deux potentiomètres linéaires de 150 kΩ règlent respectivement les tensions positives d'anodes des cellules.

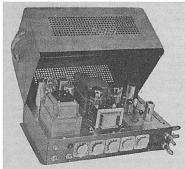Les deux condensateurs de liaison de 2 000 pF sont blindés pour éviter tout ronflement.



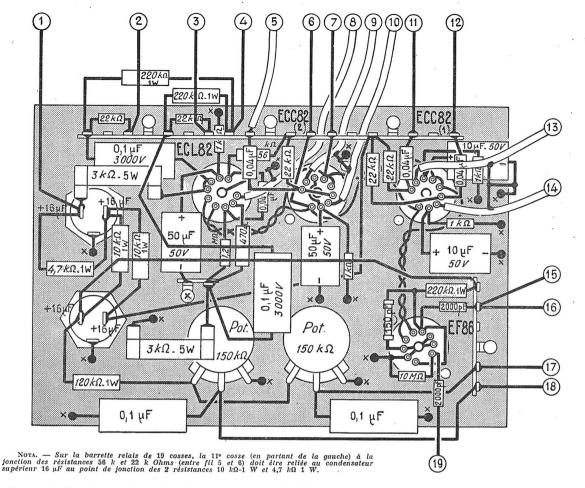

Le potentiomètre qui permet le passage d'un micro ou d'une cellule à l'autre est un modèle de $1\ M\Omega$ à prise médiane reliée à la masse.

La pentode EF86 est montée en triode. Son gain serait, en effet, trop important en pentode en raison des étages successifs en cascade, montés après l'EF86. La polarisation de grille s'effectue par courant grille dans la résistance de fuite de 10 M Ω . La résistance de charge de plaque, de 220 k Ω , est alimentée après découplage par la cellule 10 k Ω -16 μ F.

Le condensateur de 2 000 pF transmet les tensions aux deux potentiomètres de gain de 1 M Ω par l'intermédiaire des deux résistances série de 100 k Ω et des deux prises PU1 et PU2. Les résistances série de 100 k Ω permettent de mélanger les tensions cellule ou micro avec les tensions délivrées par l'un des pick-up lorsque seul un jack PU est enfoncé.

 $\begin{array}{c|cccc} La & première & double & triode \\ ECC82 & a chacun & de ses & éléments \\ monté & en préamplificateur & de pick-up. Les résistances cathodiques de polarisation sont de 1 k <math display="inline">\Omega \end{array}$

et les résistances de charge, alimentées à la sortie de la cellule de 10 k Ω -16 μF , de 22 k Ω .

Chaque charge de plaque est reliée par un condensateur et une resistance série de 100 k Ω à un potentiomètre de 1 M Ω monté dans les circuits grille de la deuxième ECC82 mélangeuse. La résistance de charge, de 22 k Ω , est commune aux deux éléments. Il en est de même pour la résistance de polarisation, de 1 k Ω .

Le dispositif correcteur de réglage séparé des graves et des aiguës par deux potentiomètres séparés, est monté à la sortie de l'étage mélangeur. Le schéma de ce correcteur est classique et l'élément triode de l'ECL82 est monté en préamplificateur destiné à compenser l'atténuation due au correcteur. La charge de plaque, de 56 kΩ, est alimentée à la sortie de la cellule de 4700 Ω-16 μF.

La partie pentode de l'ECL82 est montée en déphaseuse cathodyne, avec charges anodique et cathodique de 3 000 Ω -5 W.

L'écran est relié à la plaque. La résistance de polarisation est de 470 Ω-1 W. Les condensateurs de

liaison aux grilles de commande des EL34, de 0,1 $\mu F_{\text{\tiny J}}$ sont isolés à 3 000 V.


Le push-pull des deux EL34 travaille en classe AB, la polarisation fixe étant appliquée à ses grilles. Les résistances de fuite, de 220 kΩ retournent en effet au - 30 V tension obtenue par redressement des tensions alternatives de l'enroulement HT du transformateur par une diode SFD108. Un diviseur de tension (100 k Ω -56k Ω) est monté entre une extrémité de l'enroulement secondaire haute tension et la masse, afin de prélever une fraction des tensions alternatives. redressées par la diode SFD108 et filtrées par la cellule 15 kΩ-50 μF. Cette résistance constitue également, avec la résistance de 56 kΩ reliée à la masse, un diviseur de la tension continue négative disponible qui permet de prélever les — 30 V nécessaires à la polarisation des grilles du push-pull.

Les deux résistances non découplées, de 10 Ω , des circuits cathodiques des EL34 sont destinées à améliorer la stabilité de l'amplificateur. Il en est de même pour la résistance commune de 500 Ω -5 W, servant à alimenter les écrans. Les plaques du push-pull sont alimentées à la sortie de la première cellule de filtrage comprenant la self et l'électrolytique de 2 × 32 µF-550 V.

Le transformateur de sortie, dont la section magnétique est importante en raison de la puissance modulée élevée, comporte plusieurs prises correspondant aux impédances de 1,5 - 8 - 16 - 50 - 250 et 500 Ω, donc permettant de résoudre tous les problèmes de liaison à un ou plusieurs haut-parleurs, cette liaison s'effectuant en haute impédance si elle est de longueur importante.

L'alimentation est assurée par un gros transformateur dont le secondaire HT est de 2 × 400 V. Un interrupteur est monté en série entre — HT et masse, avec une ampoule 6,3 V-0,3 A shuntée par une résistance de 22 Ω-1 W. Cet interrupteur permet d'appliquer la haute tension lorsque les cathodes des lampes sont chaudes, ce qui évite les surtensions à l'allumage pouvant entraîner le claquage de condensateurs électrolytiques.

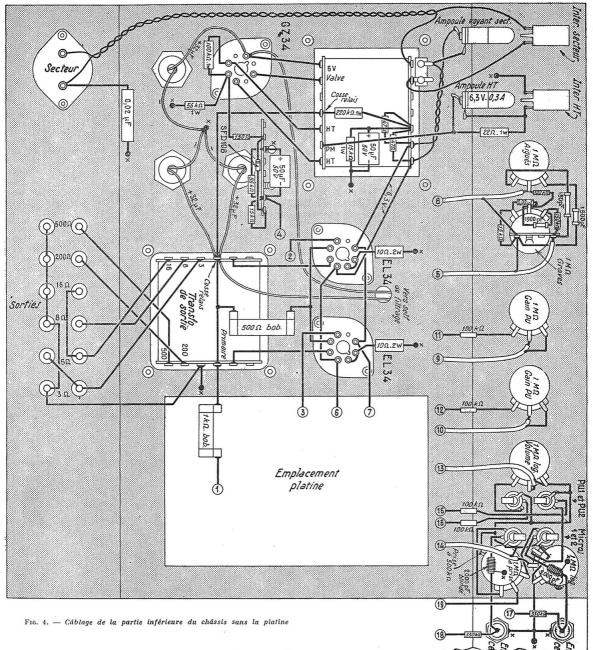La valve redresseuse est une GZ34 chauffée sous 5 V-1,9 A dont les possibilités de redressement sont supérieures à celles de



la GZ32. Les filaments de toutes les lampes sont alimentées, sous 6,3 V par deux conducteurs, le point milieu électrique du circuit filament, réalisé par les deux résisances de 47 Ω , étant porté à une tension positive par le pont 220 k Ω -15 k Ω entre + HT à la sortie de la self de filtrage et la masse.

MONTAGE ET CABLAGE

Le châssis principal du coffret spécialement prévu est de 22 ×

32 × 7 cm. La plus grande découpe rectangulaire de la partie supérieure du châssis (fig. 5) correspond à l'emplacement de la platine pouvant être fournie précâblée, ou câblée séparément et fixée ensuite sur le châssis principal. Cette platine comprend les supports des lampes EF86, des deux ECC82 et de l'ECL82, avec leurs éléments associés, les deux potentiomètres de réglage de tension d'anode des cellules et deux électrolytiques de 2 × 16 µFr-500 V.

Commencer par fixer sur la partie supérieure du châssis les transformateurs d'alimentation et de sortie, les trois électrolytiques de 32 µF-550 V. Les supports stéatite des lampes EL34 et de la valve GZ34 sont montés par-dessous.

Fixer sur le côté arrière du châssis la prise d'entrée secteur et les douilles de fiches bananes de sortie (2 × 6 douilles superposées).

Le côté avant comprend les deux interrupteurs du secteur et de haute tension avec leurs voyants correspondants, 6 potentiomètres de 1 M Ω et un potentiomètre de 1 M Ω prise, ce dernier à droite. Un des 6 potentiomètres de 1 M Ω se trouve sous le potentiomètre de 1 M Ω à prise.

Les quatre prises de jacks miniatures (deux prises micro et deux prises pick-up superposées) sont isolées du châssis.

Les deux prises coaxiales d'entrée cellule sont disposées sur le côté droit et superposées.

MONTAGE ET CABLAGE DE LA PLATINE

La platine est une petite plaquette de 18 × 12 cm. Commencer par fixer sur l'un des côtés les supports de lampes, les deux élec-trolytiques et sur l'autre côté les deux potentiomètres linéaires de 150 kΩ.

Le câblage complet de la platine est indiqué par la figure 3. La barrette à 19 cosses est soudée par deux de ses cosses à 10 mm de hauteur de la plaquette. Elle contribue à la rigidité des éléments et facilite les liaisons aux autres éléments du châssis.

Après avoir câblé la platine, si l'on ne s'est pas procuré cette platine précâblée, effectuer le câblage du châssis conformément au plan de la figure 4 qui montre sa partie inférieure avec les côtés avant et arrière rabattus, ainsi qu'une partie du côté droit pour montrer le câblage des prises coaxiales de cellules. Ce câblage est trés aéré en raison des dimensions du châssis. Utiliser du fil nu de section suffisante pour le chauffage des deux EL34, de la valve, et pour les liaisons entre les douilles de sortie et

RECTA

SONORISATION

PLUS PUISSANTS PETITS AMPLIS MUSICAUX 5 à 18 WATTS

75,80 42,80 28,10

VIRTUOSE PP XII
HAUTE FIDELITE
P.P. 12 W Ultra-Linéaire

Châssis en pièces détachées .. 99,40 HP 24 cm + TW9 AUDAX ... 39,80 ECC82, ECC82, 2 × EL84, EZ80 32,40 AMPLI .

VIRTUOSE BICANAL XII TRES HAUTE FIDELITE PUSH-PULL 12 W SPECIAL Châssis en pièces détachées .. **103.00** 3 HP : 24 PV8+10×14+TW9. **58.70** 2-ECC82 - 2-EL84-ECL82-EZ81. **42.40**

VIRTUOSE PP 18 F ULTRA-LINEAIRE 18 watts P.P. MONAURAL 2 × 9 watts EN STEREO Châssis en pièces détachées .. **196**,00 4 HP : 2 × 24 cm + 2 TW9 **79**,60 4 × ECL86, ECC83, 2 silic. . . 88,00 Mallette stéréo sur demande

LES AMPLIS « VIRTUOSE »
SONT TRANSFORMABLES

Avec CAPOT + Fond + Poignées 24,90 EN ELECTROPHONES HI-FI
Avec LA MALLETTE LUXE dégondable, très soignée, pouvant contenir les H.-P., tourne-disques ou changeur (donc

RECTA"

RECTA your propose son nouvel ampli RECTA

VIRTUOSE P.P. 45

ampli géant

push-pull 45 watts Haute Fidélité . de très grande aualité .

DEUX entrées micro - DEUX entrées P.U. - DEUX entrées cellule

8 IMPÉDANCES DE SORTIE • 1.5 - 3 - 5 - 8 - 16 - 50 - 250 - 500 ohms

permettant de brancher simultanément **HAUT-PARLEURS** PLUSIEURS

ONORISATI KERMESSE-CINÉMA-DANCING

MIXAGE ELECTRONIQUE 5 POSSIBILITES : PU/PU - Micro/PU - Micro/Micro

Micro/Cellule - PU/Cellule.

DEUX CANAUX PREAMPLIFICATEURS : Système souple d'inversion des entrées

DEUA CARAGA FREMITEITION DE L'AUTONNE DE L'A

c'est un

DE CLASSE AMPLI

RECTA

45 WATTS HAUTE FIDELITÉ

RECTA

CHASSIS COMPLET EN PIECES DETACHEES

TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT

Tubes : EF86, 2-ECC82, ECL82, 2-EL34, GZ34 + 1 diode (au lieu de 106,00)

Les H.-P. au choix: VECA • 28 cm 12 W: 93.00 • 15 W bicône: 113.00
• 34 cm 30 W: 193.00

POUR FACILITER LE MONTAGE:

PLATINE EXPRESS PRECABLEE (préampli et driver précâblés) FACULTATIVE: 15.00 - Micro Dynamique « DYNABEL », transfo incorporé: 129.50



ELECTRO-CHANGEUR
Electrophone luxe 5 watts, avec changeur, changeur bernard with the control of the changeur changeur changeur bernard with the changeur changeur bernard with the changeur chan

20-25 % DE REDUCTION POUR EXPORT-A.F.N. COMMUNAUTE



Sté RECTA .. au capital de 10.000 NF



les prises secondaires du transformateur de sortie. Les impédances de sortie sont numérotées en regard des cosses. On remarquera que l'impédance 5 Ω est obtenue en utilisant les deux sorties 3 et 8 Q. De même, on peut obtenir 50 Ω en utilisant les deux sorties 200 et 500 Ω. Les premières cosses du primaire, correspondant à une autre impédance, ne sont pas connectées:

Les prises miniatures de jacks seront câblées conformément au plan. Leur branchement est à respecter et correspond au schéma de principe. Il est facile de différencier la cosse de masse qui doit être en contact avec le corps du

Les deux condensateurs de 2000 pF, reliés aux prises d'entrée des cellules sont blindés par des spires de fil nu reliées à la masse.

On remarquera que les cosses de masse des 4 prises miniatures de jacks sont toutes reliées, et connectées d'une part à la prise de masse effectuée au voisinage des prises coaxiales « cellules » d'autre part à la masse de la platine, près du support de l'ECC82 (1) par le fil blindé n° 14.

Liaisons entre la platine et les éléments du châssis : Après avoir fixé la platine sous le châssis, la dernière phase du câblage consiste

(suite p. 60)

RECTA

SONORISATION

ELECTROPHONES MONO ET STEREO 3 à 10 WATTS

LE PETIT VAGABOND III ELECTROPHONE **ULTRA-LEGER** MUSICAL 3 WATTS

Châssis en pièces détachées ... HP 17PV8 AUDAX LE PETIT VAGABOND V

3 20

ELECTROPHONE **ULTRA-LEGER**

MUSICAL, 4,5 WATTS
Châssis en pièces détachées
HP 21PV8 AUDAX HP 21PV8 AUDAX 19,90
ECC82 - EL84 - EZ80 18,30
Mallette luxe dégondable décor. 54,90

49,00 19,90

AMPLI SALON IV SPECIAL POUR INTERIEUR 4 WATTS TRES RECOMMANDE


47,60 Châssis en pièces détachées ... ECC82, EL84, EZ80 Ebénisterie luxe, très moderne. STEREO VIRTUOSE 8

AMPLI ou ELECTROPHONE 8 WATTS STEREO FIDELE

STEREO VIRTUOSE 10" EXTENSIBLE 10 WATTS

Chàssis en pièces détachées ... 2 H.-P. 17 × 27 GE-CO ... 2-ECC82 - 2-EL84 - EZ80 ... Mallette luxe dégondable, deux enceintes, avec décor 98,90

71,80 32,40

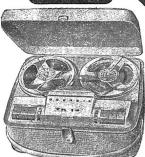

DERNIERES NOUVEAUTES!

TK14: Vitesse 9,5 - Bande passante 40-14 000 Hz - 2 x 90 minutes - 2 W - Entrées micro, radio, pick-up - 6 touches. 645,00

CREDIT :

ler versem. 154,00 + 12 mens. 50,00

GRUNDIG

TK19: Vitesse 9,5 - Bande passante 40-14 000 Hz - 2 pistes - 2 x 90 minutes -2,5 W - Compteur remise à 0. **785,00**

CREDIT :

ler versem. 192,00 + 12 mens. 60,80

TEMOIGNAGES DU MOIS

LAPLAINE (Allier): « Je reçois une image très nette avec votre TELEPANO-RAMA et tous més amis trouvent le son et l'image d'une grande qualité. Eh bien je vous « tire mon chapeau... et je puis vous dire merci. >

BRETON (Vendée): « Votre RECTAVI-SION me donne toujours entière satis-faction et je vous remercie. >

Merci à vous !..

TRES RAPIDES !

DON JUAN 5 A CLAVIER Portatif luxe alternatif

Châssis en pièces détachées ... 4 Noval **23.60** HP 12 Tic ... Ebénisterie + décor + dos ... 86.90 14.50 36.40

PUCCINI HF 7

HF cascode
sans souffle contre-réaction
Deux HP - Cadre incorporé

Chàssis en pièces détachées .. 122,20 7 Noval 43,20 2 HP ... 28,40 Ebénisterie + décor + dos 62,70

LISZT HF BICANAL

SUPER LUXE HI-FI H.F. + MOD. FREQ. BLOC ALLEMAND ANTIGLISSANT

Châssis en pièces détachées. 288,80 11 Noval 87,20 - 3 HP . 66,70 Ebénisterie luxe + décor . 77,90 Schéma-devis contre 0,50 T.-P.

CONTROLEUR UNIVERSEL AUTOMATIQUE Adopté par l'Université de Paris. Hópitaux de Paris, Défense nationale



DEPARTAGE RAPIDE ET AUTOMATIQUE 3 APPAREILS EN UN SEUL O VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE
O DEMMÈTRE et MÉGOHMMÈTRE ÉLECTRONIQUES
O SIGNAL TRACER HF ET BF. ice complète contre 0.50 NF en TP. R

E

D

1

T

6-12

MOIS

CRÉDIT 6-12 MOIS FACILITÉS DE PAIEMENT

TYPE CINE

TÉLÉPANORAMA CTAVISION 59

PREVU POUR DEUX

CHAINES

BI - STANDARD

SENSIBILITÉ ÉLEVÉE 5 µV IMAGE et 3 µV SON POUR

NOUVEAU MODELE 625-819

TRES LONGUE DISTANCE MONTAGE SUR

VERTICAL PIVOTANT

SIMPLICITE PAR EXCELLENCE

SCHÉMAS GRANDEUR NATURE

AVEC DESCRIPTION ET DEVIS TRES DETAILLE 16 TP à 0,25 NF) ON N'A JAMAIS YU UN MONTAGE AUSSI SEDUISANT ET FACILE 262.0

S EN PIECES DETACHEES DE DE TEMPS : ALIMENTATION + SON

Platine MF OREGA, précâbl., prérégl., très long dist., 6 tubes + germ.
Platine-Rotacteur HF OREGA, réglés, cáblés, 1 canal au choix + 2 tubes

TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT

990,00

TELEPANORAMA 59 BI - STANDARD 625 - 819 EST PREVU POUR RECEVOIR LA 2º CHAINE

RÉCEPTEUR COMPLET EN ORDRE DE MARCHE

AVEC TUBES, EBENISTERIE ET H.-P., sans tuner U.H.F. PRIX EXCEPTIONNEL lieu de 1.490.00.)

GARANTIE TOTALE : Matériel et lampes 1 An, Ecran 6 Mois

FACILITES SANS

POUR TOUTE LA FRANCE

MOIS

TELEVISEUR AIME RESPECTE

EST EN SERVICE PAR

BRULAUD (Char.-Maritime) : « Votre RECTAVI-RECTAVISION n'est jamais tombé en sanne une seule fois ; il est vraiment de qualité sélection-formidable ». Encore merci. »

MILLIERS EN FRANCE RECTA

BLOC FM ALLEMAND PRERECLE LISZT JUBILE 14 +

PRERECLE STABILISE

MODULATION FREQUENCE STEREO INTEGRALE ANTIGLISSANT HF ACCORDEE CASCODE

DOUBLE PUSH-PULL 2 × 9 WATTS

Châssis en p. dét. AM: 249,00. Châssis en p. détac. FM (av. Corler)

14 tubes + 2 diodes: 131,10. Ebénisterie av. décor. et coffret HP 108,90

MODULATOR 60 ♦

SUPER TUNER RECEPTION

CORLER FM ANTICLISSANT

RADIO - FM - MULTIPLEX - AMPLI FM
Châssis en p. dét.: 133,00 — 7 Novals + Diode 48,80 — Coffret 31,00

ALI-BABA TRANSISTOR DE POCHE INCOMPARABLE

BLOC

ALLEMAND

130 x 35 x 80 mm PO-CO - HP 7 cm PRISES casque-écoute in-dividuelle - PRISES An-tenne-voiture et HP splt



ALI-BABA TRANSISTOR DE POCHE @ MACIQUE @ Complet, pour être prêt en un temps record Prix 149... Sacoche 7.50. Casque p individ 18.50

18 MONTAGES ULTRA-FACILES

AVEC NOS 18 SCHEMAS ULTRA-FACI-LES 100 PAGES. (Amplis de 3 à 35 W. Récepteurs 6 à 11 lampes.)

et un amateur débutant peut câbler sans souci même un 8 lampes (6 timbres à 0,25 NF pour frais)

20-25 % DE REDUCTION POUR EXPORT-A.F.N. COMMUNAUTE



Sté RECTA SARL, au capital de 10 000 NF

37, av. LEDRU - ROLLIN PARIS-XII* Tél.: DID. 84-14 C.C.P. Paris 6963-99



Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et autres Adminis Communications, — Métro : GARE DE LYON, BASTILLE, LA RAPEE Service tous les jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h., sauf le dimanche.
Nos prix comportent les taxes, sauf taxe locale 2,83 %

ATTENTION 1

LES PIECES DE TOUS NOS MONTAGES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT

CREDIT :

1er versem. **133.**00 + 12 mens. **41.**00 TKZ3 : Vitesse 9,5 - Bande passante 40-14 000 Hz - 4 pistes - 4 x 90 minutes -2,5 W - Compteur remise à 0 - Possibilités mixage et lecture stéréo **915.**00

CREDIT :

ler versem. 220,00 + 12 mens. 70,80

GRUNDIG

RECTA DISTRIBUTEUR OFFICIEL

IN MODELES DIVERS DOCUMENTEZ-VOUS

MOIS

OU FACILITES SANS INTERETS

PARMI BIEN D'AUTRES

CHAUVEAU (Deux-Sèvres) : « Le fonctionnement de votre TELEPANORAMA est très bon, malgré une antenne pas très élevée ; je suis à 70 kms de Melle t j'ai un clocher juste sur la ligne. »

Sœur M. BERNARD, Institution Notre-Dame de Grâce, ARDRES (P.-de-C.) : 4 Je suis très contente de votre TELE-PANORAMA. »

Merci à vous !..

TRES FACILES!

SAINT-SAENS 7 Bicanal Cadre incorporé

Châssis en pièces détachées... 121.50 7 Noval 44.70 2 HP 31.40 Ebénisterie + décor + dos ... 62.70

Push-pull musical - HF - Cas 3 HP - Transfo linéaire Cadre incorporé

SILVER LISZT

SUPER MEDIUM FM DIMENSIONS ET PRIX REDUITS BLOC ALLEMAND ANTIGLISSANT

Châssis en pièces détachées. 207,00 8 Noval 55,70 2 HP ... 26,80 Ebénisterie luxe + décor ... 62,70 Schéma-devis contre 0.50 T.-P.

NOUVEAU GÉHÉRATEUR HF

9 gammes HF de 100 kHz à 225 MHz - SANS TROU Précision d'étalonnage : ± 1



CRÉDIT 6-12 MOIS FACILITÉS DE PAIEMENT

R

E

D

1

T

6-12

MOIS

à relier les connexions numérotées de la platine aux éléments du châssis portant le même numéro. Ces liaisons sont les suivantes :

1': vers la résistance bobinée de 1 kΩ, reliée au + HT à la sortie de la self de filtrage (primaire du transformateur de sortie): 2: vers la grille de commande d'une EL34;

3: vers la grille de commande de l'autre EL34; 4: vers le — 30 V de la ligne

de polarisation; 5: vers la résistance de 150 k Ω et le condensateur de 150 pF du correcteur de timbre, par fil blindé;

6 et 7: vers les deux broches filament d'une EL34 (ligne 6,3 V);

8: vers le curseur du potentiomètre d'aiguës par fil blindé. La masse des fils blindés 5 et 8 est effectuée sur la platine, près du support de l'ECL82;

9: vers le curseur du potentiomètre de gain PU par fil blindé; 10: vers le curseur de l'autre potentiomètre de gain PU par fil blindé. Les gaines des fils blindés 9 et 10 sont à la masse sur la platine, près du support de l'ECC82 (2);

1: vers la résistance de 100 kΩ
 du potentiomètre de gain PU;

12: vers la résistance de $100 \text{ k}\Omega$ du deuxième potentiomètre de gain PU;

13 : vers le curseur d'un potentiomètre de grille de la première ECO82 par fil blindé;

14: vers le curseur du deuxième potentiomètre de grille de la première ECC82 par fil blindé; les gaines des fils 19 et 14 sont à la masse sur la platine (collerette du support de l'ECC82) (1);

15: vers une cosse de la première prise de jack PU1, par une résistance série de 100 k Ω ;


16: vers une cosse de la deuxième prise de jack PU2 par une résistance série de 100 kΩ;

17: vers la prise centrale coaxiale de la cellule n° 1, par une résistance série de 330 $k\Omega$;

18: vers la prise centrale coaxiale de la cellule n° 2, par une résistance série de 330 k Ω ;

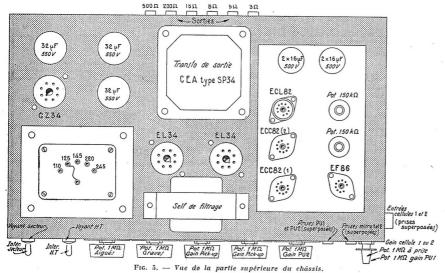19: vers le curseur du potentiomètre à prise.

L'amplificateur doit fonctionner dès la mise sous tension, si aucune erreur de câblage n'a été commise. Avant d'effectuer la mise sous tension, ne pas oublier de brancher la bobine mobile du haut-parleur pour éviter des surtensions du transformateur de sortie.





DISQUES Recommandés

* JERRY MENGO. - Jerry Mengo nous propose un grand microsillon à la couverture évocatrice de réveillons, sur laquelle il nous pose cette question : « Et si nous dansions? » Dès les premiers sillons, nous sommes forcés de lui répondre: « Oui! » tant ce « special dance » est rythmé comme il faut.

Voyons un peu ce que cette surprise-partie nous apporte comme titres, qui sont, bien entendu, tous des succès : « Opus one », « Ce n'est que votre main, Madame », « Cordoba », « Le moribond », « Roméo et juliette », « Angèle »... (Columbia FPX-203.)

★ CHUBBY CHECKER. - Du rock, du vrai, et aussi du twist! L'ensemble est extrêmement rythmé et l'accompagnement se trouve complété fort heureusement par un orgue électrique. Les amateurs apprécieront ce super 45 tours de Chubby Checker. (Columbia ESDF - 1391.)

★ Peggy Lee a créé une réelle sensation aux Etats-Unis par la manière dont elle chante les rythmes latins, ainsi que l'on désigne outre-atlantique rumbas, sambas et autres cha-cha... Elle nous propose dans ce nouvel enregistrement un grand microsillon consacré à ces musiques typiques. C'est d'ailleurs un orchestre authentiquement sudaméricain qui l'accompagne. Vous y trouverez des airs célèbres entendus dans les films ou dans les music-halls, shows de Broadway. Tout ceci fort bien rythmé et fort bien chanté par Peggy Lee. (Capitol T-1475.)

* LUCIENNE BOYER. - « Columbia » se devait de nous offrir une anthologie de l'une des plus grandes vedettes de la chanson française : Lucienne Boyer. Les nouvelles générations connaissent assurément lez-moi d'amour ». Elles ignorent sans doute que sa créatrice, Lu-cienne Boyer, fut fêtée à travers le monde bien souvent à l'égal des reines ; New-York la porta en triomphe et il n'existe guère de pays où, avant la deuxième guerre mondiale, elle n'avait remporté de succès absolument incroyables. Cette ambassadice de la chanson française est réellement à l'origine de ce que l'on peut appeler la chanson populaire telle que nous la concevons aujourd'hui, c'est-à-dire celle que l'on entend fredonner au coin de chaque rue. « Parlez-moi d'amour » en est le symbole, un symbole toujours vivant et qui nous est restitué ici marqué de manière attendrissante par le vicillissement de la technique. Grâce à ce disque, vous découvrirez d'ailleurs bien d'autres chansons qui furent en leur temps d'incontestables best-sellers. (Columbia FP-1137.)

* Pour les amateurs de twist, signalons les disques suivants :

Richard Anthony : « Lets twist (Columbia FPX-204) Chubby Checker: « For twister only « (FPX-205) • Georges Jouvin : « Twist » (V.S.M. - EGF-566). DISQUES MONO ET STEREO

* CONCERTO BRAHMS (OISTRAKH). Après la réussite sans précédent de

son enregistrement du Concerto de Beethoven, réalisé à Paris, sous la direction d'André Cluytens, David Oistrakh se devait de réenregistrer pour la stéréophonie, aussi bien d'ailleurs que pour la monophonie, le célèbre Concerto de Brahms. C'est une fois de plus à Paris que le grand violoniste est venu jouer Concerto pour « Columbia ». Cette fois, l'orchestre de la R.T.F. est placé sous la direction d'Otto Klemperer: un enregistrement qui promet d'être l'un des best-sellers classiques de la saison. (Columbia - Mono FCX-879 - Stéréo - SAXF-196.)

RÉCITAL JANINE MICHEAU. - Ce récital Janine Micheau constitue un événement dans l'histoire de l'art lyrique français. La grande cantatrice fait ici l'une des plus indiscutables démonstrations de son talent, et elle le met au service du répertoire francais qui a tant besoin, à l'heure actuelle, qu'on le défende tant dans notre pays qu'à l'étranger. La perfection vocale atteinte par Janine Micheau éclate dans les premières mesures de ce disque précieux; elle possède non seulement une voix, mais tous les dons d'une grande interprète. Il faut l'avoir entendue aussi bien dans « Les Huguenots » dans « Louise », « Thais », « Mireille », « Les Contes d'Hoff-mann » ou « Manon ». Elle y ajoute quelques pages étrangères fort bien choisies: « Turandot », « Idoménée », et la « Flûte enchantée ». Un microsillon qui est assurément à conseiller et à offrir à ceux qui prétendent si injustement qu'il n'existe plus de grandes voix en France... (Columbia, Mono FCX - 904 - Stéréo, SAXF - 221.)

* STRAVINSKY (SILVESTRI). disque pour les connaisseurs ! C'est la première fois que se trouvent couplées sur le même microsillon deux œuvres maîtresses de Stra-

vinsky : la Symphonie en trois mouvements et le poème sympho-nique tiré du « Chant du Rossignol ». Impossible de douter de l'importance d'une telle réalisation. surtout lorsqu'elle a été confiée à l'un des très grands chefs de notre époque : Constantin Silvestri.

Et puis ces œuvres de Stravinsky ne sont-elles pas écrites avant date pour les moyens exceptionels qu'offre la technique moderne de l'enregistrement? Les sonorités si particulières du « Chant du Rossignol » semblent avoir été pensées pour la stéréophonie! Il n'empêche d'ailleurs que la version monophonique est, elle aussi, tout à fait excellente. (V.S.M. - Mono : FALP-581 - Stéréot : ASDF-200.)

* SONATES SCRIABINE - PROKOFIEV (SAMSON FRANCOIS). - Il est curieux de trouver rapprochés le même mois enregistrement de Sviatoslav Richter et le dernier microsillon signé par Samson François. Il semble que les termes que nous venons d'employer pour Sviatoslav Richter peuvent aussi désigner notre plus grand pianiste français. Samson François s'est fait jusqu'ici la réputation d'un planiste romantique. N'a-t-il pas enregistré avec un rare bonheur la quasi totalité de l'œuvre de Chopin?...

François Aujourd'hui, Samson nous propose une littérature musicale moins connue du public francais, car l'œuvre orchestrale de Prokofiev est très renommée et fréquemment jouée dans nos concerts, mais son œuvre pianistique est un peu ignorée. Quant à celle de Scriabine, seuls les spécialistes la con-naissent vraiment. Dans ces deux œuvres brillantes, Samson François déploie tous les sortilèges de son extraordinaire sonorité; il est d'ailleurs servi par une prise de son exceptionnelle. (Columbia - Mono : FCX-903 - Stéréo : SAXF-220.)

LA PIÈCE DÉTACHÉE? IFFUSION ADIO ... c'est l'affaize de

ATTENTION! Groupez yos commandes Pas d'expéditions pour commandes inférieures à 30 NF

163, boulevard de la Villette - PARIS-X° Tél. : COM. 67-57 - C.C.P. 7472-83 - PARIS Métro : STALINGRAD Expédition : Mandat à la Commande. Contre rembours.

MAGASIN DE VENTE DU MATERIEL OPTALIX T.E.D.

LES MEILLEURES PIECES @REGULATEUR® AUX MEILLEURS PRIX

VEGA DERIMATIC TEPPAZ EDEN AMCO

VOLTAM PHILIPS RADIOLA TRANSCO

PORTENSEIGNE... ETC ..., ETC ..

AMCO **AMPLI**

> HI-FI (décrit dans le « H.-P. » nº 1 039)

DE TENSION

Manuel ... 45,75
Franco ... 50,75
Automatique 126,75
Franco ... 135,00
SPECIAL pour 110° et 114° ...



 AUTO-TRANSFO 220/110 V @ 9,10 15,40 23,10 50 VA valeur 13 - PRIX NET 120 » 22 » 220 33 600

MICROSOUDEUR ®

Long. : 225 mm (préciser à la commande 110 ou 220 V.) Fer à souder, léger, rapide, efficace Prix : 22,13 — 25 % = NET **16,6**0 Franco **19,0**0

T.H.T. UNIVERSELLE

| Complete | Complete





PIECES POUR POCKET OPTALIX

Coffret moulé 5,00 3,60 11,00 12,00 Haut-Parleur



000	
T 10-14	16,00
17 cm Excitation	16,50
21 cm	18,00
F9V8 - 2 ohms 5	13,00
F9V8 - 25 ohms	13,00
F12V8 - 25 ohms	13,00
17PV8 - 25 ohms	14,00
F17PPW8	16,00
HI-FI 21PA12	30,00
HI-FI 24PA12	35,00
41-F1 16-24PA12	33,00
T7-25	17,00
Tweeter TW9	13,00
Blocking image	5,50
Transfo image	14,50
TRS9	5,50
TRS12	
TRS14	5,50
(Frais d'Envoi par HP)	3,50

le "SAINT-GERMAIN"



MODELE **EXTRA** PLAT .

CE MODELE D'UNE RARE TECHNIQUE TRES POUS-SEE, DONNERA SATISFAC-TION AUX PLUS DIFFICILES

160 × 98 × 27 mm

95 × 27 mm

6 6 TRANSISTORS + DIODE
6 2 GAMMES D'ONDES PO-GO
6 SORTIE PUSH-PULL 180 MW.
6 ANTENNE FERRITE INCORPOREE

Boîtier en matière plastique. INCASSABLE. Cainé en véritable cuir. FERMOIR ET FACE AVANT PLAQUE OR.

3 COLORIS

Porc. Box rouge. Box noir.

Livré avec pochette en vrai chevreau.

229.00

PISTOLET SOUDEUR « ENGEL »

110 W 110/220 volts. NET 82,00. Franco 85,00

ALIMENTATION HT A TRANSISTORS (puissance 30 W)

'ALIMENTATION décrite ci-dessous est destinée à faire fonctionner un émetteur ou un récepteur monté sur voiture, à partir d'une batterie d'accumulateurs de 12 V. Sa puissance est de l'ordre de 30 watts. L'intensité maximum délivrée est de 100 mA sous 300 V. Des tensions de 150 V sont en outre disponibles pour l'alimentation éventuelle d'écrans.

La consommation de courant sous 12 V est de l'ordre de 2,5 à 3 A.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le principe de fonctionnement d'une telle alimentation est simple : les deux transistors jouent le rôle des deux contacts d'un vibreur en commutant le courant alternativement dans ces deux enroulements du primaire d'un transformateur élévateur. La tension alternative du secondaire est redressée et filtrée selon une méthode classique.

Les transistors jouant le rôle d'interrupteur ne fournissent en principe aucune puissance. Si leur résistance était nulle il serait possible de les utiliser sur des alimentations de très grande puissance. Cette résistance n'est malheureusement pas nulle et il en résulte de l'énergie dissipée en chaleur qui porte la jonction à une certaine température. Il existe une température maximum que l'on ne doit pas dépasser pour ne pas détériorer le transistor, ce qui limite la puissance.

Le rendement d'une telle alimentation est intéressant (75 à 85 %) lorsque l'on utilise un bon transformateur.

Pour une puissance de 30 watts prélevée sur la batterie 12 V une puissance de 22,5 watts peut être obtenue à la sortie. Pour obtenir la même puissance de sortie avec un commutateur rotatif, la puissance prélevée sur la batterie serait de 45 watts.

La commutation effectuée par les transistors est automatique dans un circuit du type multivibrateur. Lorsqu'un transistor conduit, l'autre n'est pas conducteur. Les conditions de conduction et d'interruption se produisent alternativement à la fréquence d'oscillation du circuit. Cette fréquence dépend du transformateur et de la tension d'entrée.

Pour que le rendement soit optimum, il est nécessaire d'obtenir une brusque augmentation de courant dans le primaire du transformateur, jusqu'à saturation, suivie d'une brusque chute de façon à avoir une impulsion rectangulaire. C'est la raison pour laquelle des transformateurs spéciaux sans pertes excessives

sont nécessaires : modèles à noyau en forme de tore ou à poudre de fer. Celui qui équipe cette alimentation (réf. Triad TY69S)-est du type à noyau en poudre de fer, dont le rendement est excellent sur la fréquence d'oscillation de 2 000 c/s. Les transformateurs à noyaux classiques devraient être utilisés sur des fréquences beaucoup moins élevées.

SCHEMA DE PRINCIPE

Le schéma de principe complet de l'alimentation est indiqué par la figure 1. Les deux transistors de puissance sont des 2N256CBS. Les quatre diodes redresseuses montées en pont sont du type au silicium (1N1449).

D'autres transistors de puissance tels que des 2N155 ou 2N176 peuvent être également employés avec un radiateur permettant une

bonne dissipation de chaleur.

En diminuant la résistance R₁, on augmente la puissance. Sa valeur minimum est déterminée en tenant compte de la dissipation maximum autorisée des transistors qui équipent l'alimentation. La résistance de R1, indiquée

classiques à vibreur. Il élimine les surtensions préjudiciables aux transistors et aux diodes redresseuses. Ce condensateur accorde le secondaire, ce qui augmente légèrement la tension de sortie tout en facilitant le filtrage.


Une capacité plus élevée de C2 augmente l'efficacité du filtrage mais réduit la fréquence d'oscillation et la tension de sortie disponible. Il est préférable, si l'on désire un meilleur filtrage de préférence à une puissance maximum, de monter en série avec C2 une résistance de l'ordre de 500 à 1000 Q.

L'utilisation d'un redresseur H.T. en pont est la plus indiquée car elle permet d'obtenir la tension de sortie maximum et la tension inverse minimum. Les nouvelles diodes au silicium sont de très faible encombrement. Le pont des quatre diodes est d'ailleurs disponible outre-Atlantique sous la forme d'un ensemble compact (réf. A16) fabriqué par la firme Audio Devius. Il est prévu pour l'alimentation haute tension des téléviseurs.

Pour éviter les interférences provoquées par l'oscillation des transistors, on utilise un filtre

LC1 cn série avec le fil relié au positif de la batterie. L est constituée par 50 spires de fil isolé de 2 mm, bobinées sur un mandrin sans noyau de 12 mm de diamètre.

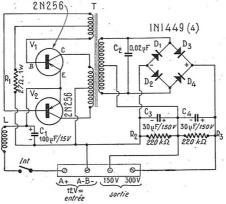Le petit boîtier métallique comprenant tous les éléments de cette alimentation est de 95 \times 75 \times 55 mm. Les transistors de puissance sont fixés sur la partie supérieure du boîtier après interposition des rondelles de mica destinées à les isoler étant donné que leur sortie collecteur n'est pas isolée. De la sorte le refroidissement optimum est assuré.



sur le schéma, est valable pour des transistors 2N256 ou 2N155 dont le gain de puissance est de 25 dB. Si les transistors ont un gain supérieur. R1 doit être d'une résistance supérieure.

Le condensateur C2 joue le rôle d' « étouffeur » comme dans le cas des alimentations

VALEURS DES ELEMENTS

 $R_1: 27 \Omega-1 W; R_2, R_3: 220 k\Omega-$ 0,5 W;

C1: électrolytique 100 µF-15 V; C_2 : 0,02 μ -F1 600 V; C_3 , C_4 : électrolytiques 30 μ F-150 V;

D1, D2, D3, D4: redresseurs secsau silicium 1N1449;

T: transformateur avec enroulement primaire de 12 V et enroulement secondaire de 300 V, intensité 100 mA. Triad TY69S ou équivalent.



NOUVELLE DOCUMENTATION Nº 262 compris « Transistors », sur de sans engagement de votre part

C. P. F.

67, boulevard de Clichy - PARIS-9°

★ Perpétuant la tradition des Méthodes Fred Klinger!... LE PREMIER COURS de —— 10 Vous comprendrez O Vous comprendrez ce que vous construisez et vous améliorerez TRANSISTORS

Vous dépannerez en toute connaissance de cause et vous vous familiariserez avec les mesures. Vous découvrirez toutes les applications modernes et indus-

trielles des transistors, et MAINTENANT aussi ave

CYCLE COMPLET DE TRAVAUX PRATIQUES

qui aboutit finalement à un récepteur en toute propriété

ET AUSSI NOTRE COURS PRATIQUE

TECHNICIEN RADIO

NOTRE COURS DE MONTEUR CABLEUR NOTRE COURS SPECIAL « MATHS » RADIO

> NOTRE COURS DE REGLEUR-ALIGNEUR

NOTRE COURS COMPLET AGENT TECHNIQUE ELECTRONICIEN

Niveau « Sous-Ingénieur »

700 pages avec 22 questionnaires et corrigés-types 700 pages avec 22 questionnaires et corrigés-types

Nature de l'Electricité et ses divers effets - Loi de LENZ Self-induction mutuelle - Electricité statique et constante de temps
- Courant alternatif et circuifs complexes Acoustique : Calcul pratique d'une salle de concert, couplage des H.-P. - Calcul des transfos de modulation Redréssement et filtrage - Polarisation - Calcul des transfos d'alimentation - Caractéristiques des lampes - Amplificateur RC - Calcul, complet d'un Ampli BF - Calcul de la Contre-Réaction - Circuits oscillants - Détection - Modulation de Fréquence - Calcul complet de la Mono-Commande - Calcul des Bobinaess MF @ Filtres et Calcul des Filtres - HF @ Pratique des

Bobinages MF @ Filtres et Calcul des Filtres - HF @ Pratique des Mesures - Dépannage Rationnel - Alignement. LE TOUT COMPLETE par notre gamme de TRAVAUX PRATIQUES
UN LABORATOIRE CHEZ VOUS, A DOMICILE
qui vous fera réaliser 3 MONTAGES BF, 2 MONTAGES HF, etc...*
Le tout restant votre propriété.

12 formules de paiement échelonnées à votre convenance Conditions spéciales aux Elèves servant dans l'Armée ou dans la Marine



CIBOT-RADIO... RIEN QUE DU MATÉRIEL DE QUALITÉ!...

* LA PLUS BELLE GAMME D'ENSEMBLES EN PIECES DETACHEES

* DES PRESENTATIONS VRAIMENT PROFESSIONNELLES

... ET LE PLUS GRAND CHOIX DE PIÈCES DÉTACHÉES

TELEVISION

« NEO-TELE 62-59 »

(Décrit dans « Radio-Plans » nº 168 d'octobre 1961)

Protection du tube image par plexiglas filtrant, genre « TWIN-PANEL »

• Téléviseur très longue distance Sensibilités | Image: 20 μ V. Son: 5 μ V.

Antiparasite son et image Comparateur de phase.

Commande automatique de gain. Alimentation offrant toute sécurité par transformateur et redresseurs silicium.

Châssis basculant permettant l'accessibilité facile de tous les éléments.

Dim.: 620 × 490 × profondeur 240 mm.

COMPLET, en pièces détachées, avec platine HF, câblée et prérégiée, tube cathodique et ébénisterie.

EN ORDRE

998.16

DE MARCHE 1.250,00 (Supplément pour convertisseur UHF (2° chaîne) : 139,00) DE MARCHE

« AMPLIFICATEUR HAUTE FIDELITE 10 WATTS « ST 10 »



Push-pull 5 lampes. Puissance 10 watts. Push-pull 1 iampes. Pussance 10 watts.

3 ENTRES: Micro haute impédance, sensibilité 5 mV. PU haute impédance, sens. 300 mV. PU basse impédance, sens. 10 mV. Taux de distorsion 2 % à 7 W. Réponse droite + 15 dB de 30 à 15 000 c/s. Impédance. dance de sortie : 2,5-4-8 ohms. 2 réglages de

Présentation professionnelle. Coffret ajouré. Dimensions: 220 x 155 x 105 mm.

COMPLET, en pièces détachées,
avec lampes et coffret

126,50

« AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 2 x 4 WATTS »



STEREOFRONIQUE 2 X 4 WATTS

5 tampes. Taux de distorsion 2 %. Entrée pour pick-up piézo, sensibilité 250 mV.

Réponse droite à ± 15 dB de 50 à 12 000 c/s.

Impédances de sortie : 2,5 - 4 ou 8 ohms.

2 réglages de tonalité sur chaque canal :

Graves de + 13 à → 13 dB à 10 000 c/s.

Aiguës de + 13 à → 13 dB à 10 000 c/s.

Ropport signal/bruit 90 dB. BALANCE. Alternatif 110-220 V. Coffret métal givré 310x220x120 mm. étachées.

en pièces détachées, avec coffret

AMPLIFICATEUR DE SONORISATION, Puissance 30 WATTS « CR 30 »





(Décrit dans « Radio-Plans » d'août 1961)

163.59

Amplificateur professionnel: PU-MICRO et LECTEUR CINEMA.

8 lampes (2 x EF86 - 2 x ECC82 - 5U4 - GZ32 - 2 x 6L6).

G232 - 2X 0L0). Les 3 entrées pick-up, micro et cellule cinéma sont mélangaables et séparément réglables. Impédances de sortie : 2-4-8-12 et 500 ohms. Puissance 28 W modulés à — de 5 % de distorsion.

Nº RA 348 V: 2 gammes d'ondes (PO-GO).
Alimentation séparable 6 ou 12 V.

IT, en ordre de marche avec antenne COMPLET, et de toit et HP

210.00 (Autres modèles à lampes ou à transistors)

Fournisseurs de l'Education Nationale (Ecole Technique). Préfecture de la Seine, etc..., AGASINS OUVERTS TOUS LES JOURS, de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures (sauf dimanche et fêtes). EXPEDITIONS : C.C. Postal 6129-57 PARIS

1 et 3, rue de Reuilly, PARIS-12° - Tél. : DID. 66-90 Métro: Faidherbe-Chaligny

(Décrit dans « LE HAUT-PARLEUR » nº 1 045 du 15 novembre 1961

Sensibilités | Vision : 20 microvolts.

. 16 LAMPES avec comparateur de

phase + 5 diodes.

Alimentation par transformateur et redresseur silicium. SUR DEMANDE: il peut être fourni

et ébénisterie 879,00 Dimensions : 565 x 385 x 300 mm

Dimensions: 565 x 385 x 300 mm

EN ORDRE DE MARCHE (Supplément pour convertisseur UHF (2° chaîne): 139,00)

« AMPLIPHONE 60 HAUTE FIDELITE » MALLETTE ELECTROPHONE avec tourne-disques 4 VITESSES Puissance : 4 WATTS

3 HAUT-PARLEURS dans couvercle dégondable, 1 HP de 21 cm et 2 pour les aiguës Secteur altarnatif 110-220 volts PRISE POUR STEREOPHONIE O

Elégante mallette de formes modernes gainée tissu plastifié deux tons.

Dimensions: 400 x 300 x 210 mm

ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées avec lampes (ECC82 - EL84 - EZ80) et:

244,13 250.00

298.13 vitesses et changeur 45 tours

« TUNER FM »



Permet la réception de la gamme FM, dans la bande 87 à 103 Mc/s. 7 lampes. Distor-sion : 0,44 %. Sensibilité : 1 mV. Entrée : 75 ohms. Niveau BF constant permettant // odaptation à tout appareil comportant une prise PU.

** La PLATINE MF câblée et

pinse voice de la place de la place de la réglée, avec lampes de la peut être fournie en pièces détactes. Le CHASSIS D'ALIMENTÂTION, complet en pièces détachées, 119,07 75,12

LE TUNER FM,
EN ORDRE DE MARCHE (sans coffret)


« CR 761 VT »

196,75

Récepteur à 7 transistors + diodes. Haut-Parleur 12 x 19 - 10 000 gauss. Grand cadran sur le dessus du coffret. 3 GAMMES - CLAVIER 5 TOUCHES

OC de 13 à 51 mètres PO Cadre PO Antenne GO Cadre GO Antenne

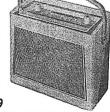Antenne téléscopique Prise Antenne voiture Jack pour Ecouteur individuel ou H.P.S. Etage final push-pull 750 mW.



COMPLET, en pièces détachées avec transistors et coffret 232,09

- dans NOTRE CATALOGUE Nº 104

 Ensembles Radio et Télévision.

 Amplificateurs Electrophones.

 Récepteurs à transistors, etc...

 Avec leurs schémas et liste des
- pièces. Une g Une gamme d'ébénist, et meubles. Un tarif complet de pièces dét.

BON H.-P. 1 048 Envoyez-moi d'urgence votre catalogue nº 104 NOM votre catalogue n'

CIBOT-RADIO, 1 et 3, r. de Reuilly, PARIS-12^e (Joindre 2 NF pour frais, S.V.P.)

GALLUS-PUBLICITÉ

ACTIVITÉ DES CONSTRUCTEURS

LES NOUVEAUX MAGNETOPHONES GELOSO

PÉCIALISÉE en matériel électronique : radio-récepteurs, téléviseurs, amplificateurs, matériel de sonorisation, haute fidélité, microphones et haut-parleurs, la firme Geloso s'est largement placée en tête du marché italien, avec sa production de magnétophones qui atteint actuellement 20 000 appareils par mois.

Geloso se classe ainsi parmi les principaux producteurs européens.

Si ce matériel était jusqu'à présent relativement peu répandu en France, il faut en voir la princi-pale cause dans la limitation rigoureuse des contingents appliqués ces dernières années à l'importation.

Profitant des dispositions plus libérales instituées avec le marché commun et du lancement de deux nouveaux magnétophones compéti-tifs, Geloso a conclu des accords avec deux sociétés françaises qui sont dorénavant ses concessionnaires exclusifs.

La Société Sonor-Import, 103, rue Lafayette, Paris (10°), téléphone : LAM. 59-17 et TRU. 23-31, pour la France Nord, et la Société Tecma, 161, rue des Chartreux, Marseille-4°, téléphone : 62-48-02, pour la France

Les zones d'activité des deux So-ciétés sont pratiquement délimitées par une ligne allant de La Rochelle au département des Hautes-Alpes.

Ces deux Sociétés sont décidées à utiliser les réseaux de distribution traditionnels et recherchent actuellement des revendeurs spécialistes dans de nombreuses régions, pour la vente des deux nouveaux modèles dont nous donnons ci-dessous les principales caractéristiques.

G 257

Monovitesse 4,75 cm/s, double piste, bobines de 84 mm, commandes par clavier à touches, compteur linéaire gradué de 0 à 100, avec remise à zéro, indicateur lumineux de modulation. Prises microphone et haut-parleur extérieur. Secteur alternatif 110/230 V, 50 Hz, 20 VA. Coffret matière plastique 260×170×100 mm, 2,9 kg. Livré avec microphone. (Nombreux accessoires facultatifs et convertisseur pour l'utilisation sur batterie 12 V auto.) Prix : 475 NF

G 258

3 vitesses: 9,5 - 4,75 - 2,38 cm/s, double piste, bobines de 127 mm, commandes par clavier à touches, compteur à aiguille avec remise à zero, indicateur lumineux de modulation. Contrôle de tonalité, bouton de stop. Prise pour commande à distance manuelle (à l'enregistrement) ou par pédale (à la lecture). Prises pour microphone, sortie ligne et sortie haut-parleur extérieur. Sec-110/230 V, 50 Hz, teur alternatif 45 VA. Coffret matière plastique 330 × 220 × 160 mm. 5,8 kg. Livré avec microphone sur pied. (Nombreux accessoires facultatifs.) Prix : 850 NF + T.L.

UTILISATION

Les possibilités d'utilisation de ces deux modèles sont intéressantes :

- Enregistrement par micro (courrier, conférence, réunion familiale).
- Enregistrement direct (sans micro) de la radio, du disque, du son T.V., du téléphone.
- Reproduction par haut-parleur incorporé.
- Reproduction par haut-parleur extérieur (poste de radio, haut-

parleur en coffret, installation d'amplification, etc.).

- Reproduction par casque ou écouteur.
- Repérage très aisé par compteur linéaire. - Mélange de deux sources d'en
 - registrement (soit radiomicro, deux micros, micro P.U., etc.), par le mélangeur 9018 livré séparément.

Pour le modèle G258, Télécommande à l'enregistrement par com-mande à main, à la reproduction

maine a main, a la reproduction par commande à pled ou à main.

SONORT-IMPORT, 103, rue Lafayette, Paris (10°). — Téléphone :
LAM. 59-17 et TRU. 23-31.

TRANSFORMATEURS BF AUDAX, POUR ETAGES AMPLIFICATEURS DE SORTIE A TRANSISTORS

Cette maison, réputée par ses haut-parleurs et divers accessoires, fabrique des transformateurs BF spécialement étudiés pour les récep-

teurs et amplificateurs à transistors. Dans notre numéro spécial d'oc-tobre 1961, nous avons consacré un article intitulé : « Etages amplificateurs de puissance à transistors », dans lequel nous décrivons des montages convenant spécialement aux récepteurs auto-radio.

Les schémas figurant dans cet article comportent des transforma-teurs dont nous avons donné les caractéristiques indiquées par le Laboratoire d'Applications de la Radiotechnique dans sa brochure « Application des transistors à jonction - Equipement pour audio-fréquences ».

Dans cette brochure sont décrits

de nombreux montages BF à transistors et nous sommes heureux d'informer nos lecteurs qu'ils pourront trouver chez Audax, 45, avenue Pasteur à Montreuil (Seine), tous les transformateurs nécessaires.

Le tableau ci-dessous donne les types à adopter. Voici les transformateurs Audax convenant aux montages décrits page 91 et suivantes de no numéro spécial d'octobre 1961 :

Page 91, schéma figure 1: T₁ = Audax TRS 3 T2 = TRS 4 « TRS 23

 $T_3 =$ « T4 = TRS 102 Page 92, schéma figure 2: $T_1 = Audax TRS 3$

TRS T2 = ~ T3 = TRS 104

PIÈCE TOUTE LA RADIO – TÉLÉVISION – TRANSISTORS

Kigoureusement prix au



TÉLÉ CENTRAL RÉPUBLIQUE 21, Boulevard Saint-Martin - PARIS-3e Téléphone: TURbigo 27-03 - C.C.P. 1498-39

La Maison ne fait momentanément aucune expédition sur la province.

APPLICATIONS DES TRANSISTORS A JONCTION Equipements pour audio-fréquences

Sch	réma	Références Radio-	Modèle	Identique ou	
Page Figure		technique	Audax	adaptable	
19	67	T	TRS 19	I	
20	68	T 1	TRS 55	I	
		T 2	TRS 21	I	
		Т 3	TRS 54	I	
23	71	T 1	TRS 59	I	
		T 2	TRS 52	A	
25	72	T 1	TRS 53	I	
		Т 2	TRS 104	A	
26	74	T 1	TRS 51	I	
		T 2	TRS 102	A	
27	75	T 1	TRS 101	I	
		T 2	TRS 152	A	
28	76 .	· T 1	TRS 105	I	
		T 2	TRS 154	· I ·	
29	77	T 1	TRS 3	A	
		T 2	TRS 4	A	
		т 3	TRS 23	I	
		T 4	TRS 102	A	
30	78	T 1	TRS 3	A	
		T 2	TRS 4	A	
		T 3	TRS 25	I	
		T 4	TRS 152	A	
30	79	T 1	TRS 11	A	
		T 2	TRS 4	A	
		Т 3	TRS 57	I	
		T 4	TRS 156	I	
31	80	T 1	TRS 3	A	
		T 2	TRS 4	A	
	1	T 3	TRS 57	A	
		T 4	TRS 104	A	

Page 64 ★ LE HAUT-PARLEUR ★ N° 1048

AU SERVICE DES AMATEURS-RADIO

Nous mettons à votre portée une gamme remarquable et complète d'appareils de mesure, soigneusement étudies, « rodés » et mis au point. Vous pouvez maintenant vous équiper, car il vous est possible d'acheter ces appareils soit en pièces détachées, soit en ordre de marche à des prix révolutionnaires.

Pour l'Amateur Radio, posséder un « LABO » complet est désormais possible. Ces appareils sont tous présentés dans des coffrets de mêmes dimensions, qui permet une installation particulièrement harmonieuse.



★ VOLTMETRE ELECTRONIQUE VE6.
A TRES FORTE IMPEDANCE D'EN-A TRES FORTE IMPEDANCE D'EN-TREE permet des mesures de tensions. SANS ERREURS, là où le contrôleur ordinaire est inopérant, peut égale-ment être utilisé en Ohmmètre électronique.

En pièces détachées 207,60 En ordre de marche 300,00 OHMMETRE ELECTRONIQUE OM6. Dispositif annexe, se branchant sur le VE6 ci-dessus, permet de l'utiliser en ohmmètre de 1 ohm à 1 000 mé-

En pièces détachées 50,30 En ordre de marche 75,00

* SIGNAL TRACER ST3

Permet d'appliquer la méthode néodynamique de dépannage en radio, en
BF et en télévision. Facilite dépan-En pièces détachées 210,00
En ordre de marche 320,00

* TABLEAU SECTEUR TS12 IABLEAU SECTEUR 1512 Survolteur-dévolteur, permet de dis-poser de toutes les tensions secteur de 90 à 240 V. Mesure immédiate de la tension et du courant de l'appareil

En pièces détachées 155,90
En ordre de marche 215,00 AMPEMETRE UNIVERSEL LP5
 Tel qu'il est conçu, il permettra TOUJOURS de vérifier TOUTES les lampes
passées, présentes et futures, On étabit soi-même la combinaison pour
chaque type de lampe.
En pièces détachées 222.30
En ordre de marche 300.00

MIRE ELECTRONIQUE ME12 MIRE ELECTRONIQUE MEIZ Générateur de barres horizontales et verticales pour le dépannage et la mise au point des téléviseurs, HF et vidán

En pièces détachées **194,20** En ordre de marche **295,**00 HETERODYNE MODULEE HF4

L'un des premiers appareils à se pro-curer, permet le dépannage et l'ali-gnement HF et MF des radio-récep-teurs. Délivre également une oscilla-tion BF. En pièces détachées 163,30 En ordre de marche 250,00

ELECTRONIQUE CE4 Utilisé conjointement avec un oscil-

* COMMUTATEUR

GENERATEUR HF et VHF VOBULE

GVB5 Générateur VOBULE, fournissant des Générateur VOBULE, fournissant des émissions modulées en fréquence sur CO - PO - MF des émissions AM. HF-MF, des émissions FM. Donne sur l'écran d'un oscillographe les courbes de réponse et de sélectivité. En pièces détachées ... 235,40 En ordre de marche ... 395,00

* BOITE DE SUBSTITUTION BS10

Met en permanence sur votre table de travail 72 valeurs de résistances de 10 ohms à 10 mégohms et 20 valeurs de capacités de 25 pF à 1 µF. En pièces détachées 117,00 En ordre de marche 190,00

HAUT - PARLEUR D'ESSAIS -OUTPUTMETRE HP9 HP d'essais, Hi-Fi 20 W, impédances multiples au primaire et au secon-daire avec voltmètre de sortie éta-lonné - sortie simple et push-pull. En pièces détachées 228,70 En ordre de marche 310,00

★ GENERATEUR BASSE FREQUENCE

Délivre des signaux BF de 20 à 20 000 Hz en sinusoidal et en rectangulaire. Pratiquement indispensable pour la mise au point des amplificateurs HI-

En pièces détachées 203,50 En ordre de marche 315,00

* OSCILLOGRAPHE CATHODIQUE OS 7 OSCILLOGRAPHE CATHODIQUE OS 7
Permet d'OBSERVER sur un écran
TOUTES LES COURBES de réponse qui
se rencontrent en HF et BF; Amplificateurs BF, alignement HF, comparaison de phénomènes périodiques, etc.
Un remarquable instrument d'études
et de travalitantées En pièces détachées 390,70 En ordre de marche 540,00

PONT DE MESURES DE PRECISION PCR6. — Permet la mesure des ré-sistances et des condensateurs avec une précision de 1 %. En pièces détachées ... 172,00 En ordre de marche ... 270,00

* RADIO-CONTROLEUR RC12M Mesure des tensions, des intensités, des résistances, des isolements.

En pièces détachées En ordre de marche

Pour chacun de ces appareils nous fournissons le dossier complet de montage et notre catalogue spécial d'appareils de mesures contre 1 NF en T.P. — Préciser l'appareil qui vous intéresse. Toutes les pièces de nos Ensembles peuvent être fournies séparément. Pour chaque appareil, frais de port et emballage Métropole : 6,50 NF, sauf OS7 et LP5 : 12 NF

Librairie Technique - Vient de paraître...
Pratique des Transistors - Un excellent ouvrage qui vous initiera aux transistors.
Montage, dépannage, mise au point. De nombreux appareils y sont décrits.
Franco.

13,80
bépannage Radio technique et commercial - C'est toute la pratique du dépannage, exposée par un Praticien. Dépannage méthodique. Dépannage d'après

nage, exposée par un Praticien. Dépannage méthodique. Dépannage symptômes constatés. Franco Tous nos prix sont nets, sans taxes supplémentaires. Frais de port et emballage en sus.



PERLOR - RADIO

Direction : L. PERICONE

16, r. Hérold, PARIS (1°) - Tél. CEN. 65-50 C. C. P. PARIS 5050.96 - Expéditions toutes directions CONTRE MANDAT JOINT À LA COMMANDE CONTRE REMBOURSEMENT : MÉTROPOLE SEULEMENT

Ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 9h. à 12h. ct. de 13h.30 à 19h

LA NOUVELLE AFFAIRE DU MOIS

TELEVISEUR « COLOMBO ». Extra-plat, tout écran, Twin Panel véritable, 60 cm 114º (rectangulaire) - écran filtrant ncornoré

Adaptable pour la 2º chaîne - rotacteur 12 positions.
 Is lampes < noval > - contrôle automatique de gain.
 Belle ébénisterie vernie, d'm. totales 57 x 36 x 48 cm.
 Prix Publicitaire

845.00

22.50

et quelques articles encore disponibles sur la LIQUIDATION après INVENTAIRE FIN 1961 Téléviseur « CRAW'SON » - 59 cm - 110° - extra-plat - grand écran rectangulaire - 17 lampes + diode - ébénisterie luxueuse

et classique 61 x 47 x 38 cm et classique 61 x 41 x 38 cm (+ emballage et port NF 15,00.1 Electrophone « PROCRAMMATIC» - 4 vitesses - à changeur auto-matique indéréglable pour 10 disques 45 tours - nouveau type « compact ». Dim. totales en mallette 32 x 21 x 14 cm - alternatif -

Table TV-Radio pour tous modèles, démontable, à roulettes, 2 pla-teaux recouverts plastique lavable (au choix : rouge, jaune, vert ou bambou) avec bordure noire, pieds tube noir, dim. plateau supé-29,00

et NOS ARTICLES COURANTS, vendus avec remise allant jusqu'à 40 %, exemples :

ELECTROPHONES : **VENDOME** = T.-D. Radiohm 33-45 et 78 tours - ampli 3 L. Cd H.-P. 21 cm - mallette bois gainé

Stérophonique Véritable = T.-D. Philips - 2 amplis - 2 H.-P. balance d'équilibrage - jolie mallette 43 x 28 x 15

SUPER SOPRADYNE - Pathé Marconi - ampli, Hi-Fi 3 lampes -132,00 205,00 189.00

265,00 TOURNE-DISQUES P.U. COMPLETS : 25.00 78,00 « PHILIPS 4 Vitesses » - en jolie mallette jaune et noire

- Pochette Surprise 10 disques assortis 45 tours, franco - « ONDIA » - AM/FM - 7 tubes - 5 gammes - cadre orientable . 229.00 — « CHARLESTON » - combiné radio phono 5 l. - belle ébénisterie 285.00

TRANSISTORS : Prix en baisse 149,00 - « TENTATION » - PO-GO-OC - clavier - antenne téléscopique .. - «TEL 7» - idem - à 7 transistors
- «TEL 6» - PO-CO - coffret gainé 2 tons
- «PRESENCE» - 4 gammes - 7 transistors 139.00 115,00 199,00 - et nombreux autres modèles : Visseaux, Clarville, etc... TELEVISEURS :

Grandes Marques - Tous derniers modèles 114° - prévus 2° chaîne - longue distance - à colonne sonore - à partir de : le 49 cm 890,00 le 59 cm .. 1.110,00

| VERS : Régulateur automatique de tension universel, régule de 80 à 240 V. Aspirateur traîneau chromé luxe - complet ... Aspirateur balai complet « Diable » ... (léger défaut d'aspect) ... Batteur rond Rotary à 2 jeux de fouets ... Rasoir éléctrique Arvin ... Réfrigérateur 115 litres, groupe Tecumseh ... les platines « Mélodyne » : type 999 Z ... type 530 CO ... type 530 CO ... type 530 CO ... (tous disponibles), etc..., etc... 105,00 92,00 10,00 19,00 420.00 75,00 68,50 125,00

(tous disponibles), etc..., etc...

DISOUES :

CONSULTEZ-NOUS SANS FRAIS NI ENGAGEMENT Paiement à la commande ou envoi contre remboursement (Frais envoi : 2,50 à 10,00 NF suivant poids)

55, Rue Louis-Blanc - PARIS-10e

C.C.P. 9648-20 - PARIS - NORD 76-20

GROSSISTE: Transistors, Téléviseurs, Electrophones, Radio, Combinés, « REELA »

(Sur demande : prix confidentiels pour Patentés)

Ouvert tous les jours de 9 à 13 h. et de 14 à 19 h. 30 (sauf dimanche) Métro : Louis-Blanc ou La Chapelle (près gare du RAPY


IDENTIFICATION DES ÉLECTRODES D'UN TUBE INCONNU

nage, de l'essai d'un montage, on peut vouloir utiliser un tube dont le marquage a disparu, un tube récupéré sur un vieux récepteur ou encore, on peut avoir à réparer un tube an-cien dont le culot a été arraché. Nous allons exposer une méthode qui assurera le « sauvetage » recherché.

1° RECHERCHE DES BROCHES FILAMENT ET DES BROCHES RELIEES ENTRE ELLES PAR DES CONNEXIONS INTERNES

On place le tube sur un support, il sera plus commode de fixer aux cosses à souder les pinces crocodiles qui serviront aux liaisons avec les appareils de mesure.

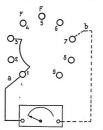Adoptons, pour notre exemple un tube noval, dessinons-en le culot vu de dessous, tel qu'on a l'habitude de le voir dans les manuels de caractéristiques (fig. 1). Avec un ohmmètre, par exemple celui que renferme un contrôleur Métrix 460, on commence, avec



- On a dessiné le brochage du tube vu de dessous.

méthode les recherches. Fixer à la cosse 1 un fil a de l'ohmmètre, promener la touche b successivement sur les autres cosses ;sur 2, rien ne bouge, sur 3, l'ohmmètre indique une résistance nulle, sur 4, 5, etc., pas de déviation. Sur le dessin, nous traçons un trait reliant


Amarrer la pince crocodile a à la cosse 2 explorer les broches inconnues: ensuite 4 alors l'ohmmètre nous révèle entre 4 et 5 l'existence d'une résistance de 30 ohms, c'est le filament. Notons FF en face des broches 4 et 5. Examinons les liaisons possibles entre les autres cosses, nous n'en trouvons aucune.

Une étape est franchie, il nous a été révélé: la liaison directe 1-3 et la présence du filament entre 4 et 5. La première information évitera de faire des court-circuits par la suite, la seconde va nous permettre de chauffer le tube pour continuer les essais.

2° LE CHAUFFAGE

Une valeur minimale peut être adoptée pour débuter les essais, depuis 1936, année de l'apparition

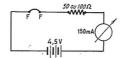L'OCCASION d'un dépan- des tubes de la série rouge, il n'est plus de tubes chauffés à moins de 6,3 volts, sauf les tubes batteries tels que: DK91, 1R5, DAF41 à chauffage direct. Un examen visuel permet, en général de discerner si à l'endroit du support des électrodes apparaît le petit cylindre métallique de la cathode dans lequel



Chauffage d'un tube

pénètrent les deux extrémités du filament. Mais, en cas de doute, il est facile de faire un contrôle à l'aide d'une pile de lampe de poche. Mais il faut penser au cas où le filament serait celui d'un tube classique et adopter une protection pour le milliampèremètre.

Le courant de chauffage du tube peut être de 25 mA (tube DF96), pour 1,4 volt; on place en série avec le filament une résistance de 100 ohms (fig. 2) si bien que si le tube est de puissance de chauffage plus grande le courant sera limité, en cas de court-circuit à 45 mA. Avec le tube supposé 25 mA on mesurera 28 mA et s'il est du type 50 mA ou trouvera 35 mA. On fera cet essai en cas de doute, autrement, on peut adopter pour le chauffage une tension de 6,3 volts fournie par le transformateur d'un récepteur duquel on aura ôté la valve pour la durée des essais.

Il existe, on le sait, deux grandes catégories dans le mode de chauffage des tubes: les tubes à alimentation parallèle on peut dire, en général, sous 6,3 volts et les tubes à alimentation série pour lesquels les tensions s'échelonnent de 7 volts pour le PCC84 à 55 volts pour l'UBL21; l'éventail est très large. Notons en passant que ces tubes sont calibrés en courant et non en tension, c'est-à-dire que les caractéristiques moyennes publiées sont valables quand le courant indiqué traverse le filament. On trouve des tubes 0,1A; 0,2A et 0,3A dans les fabrications type européen ou américain des tubes 0,15A dans les fabrications amé-

Consultant des tableaux de caractéristiques de tubes, on peut essayer de dégager une règle approximative concernant les puissances de chauffage; on peut faire le résumé suivant:

Tubes 1ro BF: 1,2 à 1,4 watt; Tubes HF-MF, à pente normale

et sans diode: 1,2 watt;
Tubes HF, MF, 1^{ro} BF, a
pentes normales 1,4 à 1,8 watt et avec diodes;

Tubes HF, à forte pente: 1,8 à 2 watts;

Tubes de puissance modernes: 4 à 5 watts; Tubes de puissance anciens:

4 à 8 watts. Une puissance de 4,5 watts est atteinte avec 6,3 V et 0,71 A (EL41) ou 45 V et 0,1 A (UL41).

On distinguera les tubes de puissance des autres déjà par leur volume et leur hauteur; une pentode EF89 a une hauteur de 61 mm et une EL84: 78 mm.

Nous voici munis d'informations qui vont déjà nous permettre de classer un tube inconnu dans une catégorie donnée, pour la puissance du chauffage.


Prenant un tube Rimlock non de puissance, appliquant 6,3 volts au filament, on mesure 0,1 A, on peut

On utilise le montage aval quand on fait les mesures avec des courants forts. L'erreur relative qu'on commet lorsqu'on mesure une résistance R est:

$$\frac{\Delta R}{R} = -\frac{R}{R + R_v}$$

Rappelons, en passant ce qu'est le montage amont, figure 5, le voltmètre est placé en avant de l'ampèremètre, par rapport à la source. Ce montage est utilisé pour les mesures avec des courants faibles. L'erreur relative est:

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{R_A}{R}$$

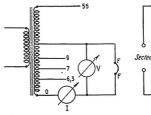

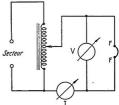


Fig. 3. — Chauffage de tubes secteur avec un transformateur à prises ou avec un auto-transformateur variable.

conclure que le tube n'est pas de la classe à chauffage parallèle. Si pour un tube non de puissance on mesure pour 6,3 volts un courant de 0,3 A on peut penser qu'il s'agit d'un tube double ou d'une pentode à forte pente. La résistance à froid du filament d'un tube 6,3 V -0,3 A est de l'ordre de 30 Ω.


Dans le domaine des tubes à chauffage parallèle, le problème est vite résolu, il n'en n'est pas de même dans le cas des tubes à chauffage série. Il est nécessaire d'être muni d'un transformateur à prises multiples, organe qui peut être utile dans l'arsenal de l'expérimentateur pour d'autres usages, des montages divers à essayer avec de tubes en réserve (fig. 3).

Un autre moyen consiste à avoir à sa disposition un autotransformateur variable et à chauffer à partir du réseau; ceci. n'est pas dangereux car, au cours des essais, le filament restera isolé des circuits de mesure. On opérera avec l'un ou l'autre système et un Métrix 460 par exemple.

Mais, il est important de réaliser le montage aval (fig. 4), le voltmètre est connecté après l'ampèremètre par rapport à la source de tension, la consommation du voltmètre est petite par rapport à celle du filament et elle n'influencera pas la déviation de l'ampère-

3° RECHERCHE DES BROCHES CATHODE ET GRILLE

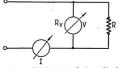On utilise pour la recherche de la sortie grille une propriété fondamentale des diodes : l'effet de potentiel de contact. Volta a mis en évidence ce phénomène pour deux métaux. S'il existe une différence de température entre deux métaux, un courant thermo-élec-trique prend naissance. Dans une diode, l'effet de Volta produit une différence de potentiel entre la ca-



- Montage aval, le voltmètre est après l'ampèremètre par rapport à la source.

thode et l'anode. Chaque métal possède un potentiel de sortie qui lui est propre, si celui qui a servi à la cathode est inférieur au potentiel de celui qui est employé pour l'anode, la cathode est positive par rapport à l'anode. Avec des cathodes à oxydes, le potentiél de contact est, de plus, fonction de la présence de baryum sur les surfaces métalliques.

Le potentiel de contact entre la grille de commande d'un tube (qui joue le rôle d'anode dans la diode que cette électrode constitue avec la cathode) et la cathode provoque un déplacement de la tension de grille et du point de naissance du courant de grille. En général. le potentiel de contact est compris entre 0.3 et 1 volt.

C'est donc cette propriété que nous allons mettre à profit pour identifier la cathode et la grille. Le

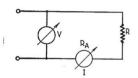


Fig. 5. — Montage amont. Le voltmè-tre est avant l'ampèremètre par rapport à la source.

voltmètre V (figure 6) doit être un appareil à cadre dont la résistance soit importante; on utilisera par exemple un Métrix 460 sur la position 7,5 volts. On relie le fil à la broche 1 de notre tube puis on connecte le fil du plus successivement aux autres broches, sur 2, le voltmètre dévie à l'envers, si l'on inverse les connections on lit 0,4 volt. Continuant l'exploration broche par broche, on ne constate plus aucune déviation; on peut conclure que 2 correspond à la grille puis 1 et 3 à la cathode.

Voici donc repérées les broches filament, cathode et grille de commande. Cette dernière électrode nous servira évidemment beaucoup dans notre programme. Il pourrait y avoir dégradation de la cathode si l'on portait la grille à un potentiel positif élevé. Nous verrons, au cours d'exemples qu'on peut trouver plusieurs sorties qui donnent lieu à un potentiel de contact, il s'agira de tubes doubles, dans lesquels il y a deux grilles ou de tubes renfermant une ou deux diodes.

4° RECHERCHE DES BROCHES GRILLE-ECRAN OU ANODE D'UNE TRIODE

Il serait dangereux de porter à un potentiel positif élevé la grille deux d'une pentode ou l'anode d'une triode sans que la grille de commande soit négative par rapport à la cathode, on opérera avec une tension réduite pour expériences.

En plus du transformateur de chauffage, il faut maintenant disposer d'une source de tension de plusieurs dizaines de volts. Nous avons utilisé pour nos essais un récepteur tous courants, le plus étant pris à l'anode du tube de sortie, de cette façon, si un courtcircuit accidentel se produit lors des manipulations, la résistance du primaire du transformateur de sortie du récepteur sera en série dans le circuit de mesure et servira de protection pour la valve. On branchera en provisoire un condensateur de 0,1 µF entre anode et

Le voltmètre est placé sur la sensibilité 150 volts, on mesure la valeur de la tension VB de la source, dans notre cas 82 volts. La grille 1 est reliée au moins d'un élément de pile dont le plus est connecté à la cathode. Le plus du voltmètre est relié au + V_B.

Le tube étant chauffé, on promène le fil moins de broche en broche. Il nous reste à identifier les broches 6, 7, 8, 9 (figure 7).

Sur 6 on mesure 6 volts, sur 7 zéro, sur 8 : 55 volts, rien sur les autres broches, on peut conclure que 8 correspond à G₂, électrode qui est la plus proche de la cathode après la grille de commande. Relions G₂ au plus V_B. On mesure alors 80 volts sur 6, 7 et 9. Impossible de dire à ce moment qui est l'anode. On peut faire une mesure de courant sans risque puisque les court-circuits éventuels ont été repérés. On trouve courants en 6 : 2,05 mA; en 7 : 2.25 mA : en 9 : 1.3 mA. Il y a trois électrodes qui, G2 étant au plus, attirent un certain nombre d'électrons; cette quantité sera d'autant plus grande que la surface des électrodes sera importante, que leur distance sera grande par rapport à la cathode. Au-delà de G2, la distance moyenne est assez importante et pour des électrodes quelque peu rapprochées la distance jouera peu. De ceci et de l'examen des courants, on peut conclure que G₃, électrode formée d'une spirale de fil est sortie à la broche 9; l'anode à la broche 7 et que la broche 6 correspond au blindage extérieur qui entoure l'ensemble des électrodes qu'on relie à la cathode l'une des trois broches, on ne constate pas grand changement pour le courant des deux autres.

On peut procéder autrement, avec seulement des indications de tension. On relie G, à K et on mesure la tension sur les autres électrodes. On trouve :

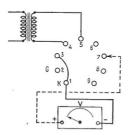


Fig. 6. - Identification des électrodes cathode et grille de commande ou diode par la méthode du potentiel de contact.

est l'électrode sur laquelle la tension est la plus forte, on peut penser qu'elle est la plus proche de la cathode soit G3; l'anode est plus loin, elle consomme plus de courant, c'est la broche 7 et le blindage sort en 6.

Dans de telles manipulations, on peut avoir un état oscillant du montage, on le reconnaît à une instabilité, si l'on serre le ballon de verre dans la main, on voit l'aiguille du voltmètre remuer. ceci se remarque particulièrement quand le fil du voltmètre est relié au blindage et avec des tubes à forte pente. Une modification de la position des fils de connexion peut faire cesser ou faire apparaître l'oscillation. En position stable relions G_2 à K par un fil, quand on connecte le moins du voltmètre à 6, on voit la tension monter lentement jusqu'à 75 volts. 7 jusqu'à 64 volts, à 9, elle monte rapidement jusqu'à 80 volts. Voici encore une indication pour trouver l'anode.

Pour garder une stabilité, il est prudent, avec "les tubes à forte pente, de placer à ras de la cosse G, une résistance de 1 000 ohms et peut être aussi pour G2 200 ohms. Ces résistances empêcheront la naissance d'ocillations.

Notre brochage étant dessiné, nous constatons en consultant un manuel de caractéristiques qu'il s'agit d'une pentode EF80.

que le courant atteigne 0,1 A., on mesure 12 V, 8 entre 4 et 5. Il s'agit d'un tube de la série chauffage 100 mA. On trouve 0.45 V nour le notentiel de contact la cathode est en 3, la grille de commande en 2.

G polarisée à — 1.5 V. Avec $V_R = 80$ volts on trouve sur 1: 6 volts, sur 7 : rien, sur 8 : 71 volts, sur 9 : rien. La broche 8 correspond probablement à G. que nous relions au + 80. On mesure sur 1: 74 volts, sur 7: 70 volts, sur 9: 75 volts. (Avec le débit, la tension Vn est tombée à 75 volts). On peut penser à 7 pour l'anode, c'est là que la tension est la plus basse. Voyons les courants :

Pour 1: 5,2 mA. Pour 7 6,8 mA et pour 9 : 2,8 mA. La broche 7 correspond bien à l'anode, 8 à un blindage et 9 à G3. On peut voir la liaison entre le blindage et la broche 1.

3° Un autre tube noval petit ballon. Chauffons à 6,3 V. On trouve K en 3 puis en 2 on me-

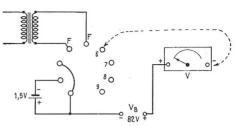


Fig. 7. — Identification des électrodes inconnues à l'aide d'une source de tension et d'un voltmètre.

OUELOUES EXEMPLES D'APPLICATION

Nous possédons un tube noval sans marquage, la hauteur du ballon nous fait penser à un tube de puissance, nous repérons le filament aux broches 4 et 5, ce qui est classique pour les tubes noval, puis nous trouvons une liaison interne entre 1 et 2, entre 7 et 8 puis entre 6 et 9. Le filament alimenté sous 6,3 volts nous mesurons un courant de 0,7 ampère, la puissance de 4,4 watts est une valeur normale pour un tube de sortie. Le tube étant chauffé, nous recherchons la cathode et G1, par le procédé du potentiel de contact; on trouve 0,32 entre la broche 3 et la broche 2; 3 est la cathode. Comme il s'agit d'un tube de puissance, nous polarisons la grille à — 4,5 volts. Nous relions la cathode au - 80 volts et nous promenons le fil du moins du voltmètre sur les broches non déterminées, sur 6 on mesure 65 volts, sur 7 rien. Relions G1 et 9 à K, on mesure 80 volts sur 7 qui par là est l'anode. Consultant un tableau de caractéristiques on trouve que ce brochage correspond à celui d'une pentode EL86.

2° Un tube noval petit ballon. On trouve un court-circuit entre 1 et 6. Avec une tension de 6,3 V. on ne trouve l'existence d'aucun potentiel de contact, à 8 volts on trouve 0,1 volt entre 3 et 2, le courant de chauffage est 0,076 A. Augmentons la tension jusqu'à ce sure 0.8 volts, en 7 : 0.4 volt, en 8 : 3,2 volts. Sur les autres électrodes rien. Les grandeurs mesurées font penser que la tension de chauffage de 6.3 volts est bien choisie.

Broche 2 polarisée à volt : V_B = 82 volts : entre 3 et 1:75 volts. On peut admettre dès maintenant que cette électrode est G2, c'est la valeur qu'on trouve sur des pentodes de pente normale. Sur 6 : rien. Sur 7 et 8 : 82 volts. Sur 9 : rien.

G1 G2 reliées à K. Sur 6 : 45 volts, sur 7 et 8 : 82 volts. Sur 9 : 78 volts.

Relions G2 au plus. Mesurons les courants:

Pour 6: 7,5 mA. Pour 9: 3 mA. Pour 8: 50 mA. Pour 7: 45 mA. 7 et 8 sont deux diodes. 6 est

l'anode. C'est une double diode pentode

EBF89

4° Tube noval. On chauffe à 6,3 volts, on trouve une cathode en 3 avec un potentiel de contact de 0,45 volt en 2 puis 0,40 volt en 9. On connaît K puis deux

Sans polarisation, G1 reliée à K, on mesure 80 volts sur 1. Sur 6: rien. Sur 7 et 8, la tension monte lentement à 68 volts.

Avec $V_{g1} = -1,5$ volt on mesure sur 2 : 75 volts, sur 7 : 16 volts. Sur 8, la tension monte toujours lentement. Toujours rien sur 6



26 CITÉ TRÉVISE (entrée : 5 RUE BLEUE) PARIS 9° - Tél. PRO. 49-64

METRO : MONTMARTRE - POISSONNIERE - CADET COMPTE CHEQUE POSTAUX : PARIS

to and the second	emperator extransicale	of concessor	garaga da	per meren med	a benerate	OWNERS AND DESCRIPTIONS
TYPE	6E8 13,32		7,66	EC86	15,32	EY51 7,33
AMERICAIN	6F5 9,50	27	8,00	ECC40	9,99	EY81 6,33
	6F6 10,00	35	8,00	ECC81	6,66	EY82 4,67
OZ4 8,50	6F7 13,00	35L6	9,50	ECC82	6,66	EY86 6,33
1AC6 5,34	6FN5 21,64	35W4	4,33	ECC83	7,33	EY88 7,33
1L4 6,66	6G5 11,00 6H6 7,50	35Z5	8,00	ECC84	6,66	EZ4 7,40
1R5 5,34	6H6 7,50	42	9,50	ECC85	6,66	EZ40 6,32
155 5,00	6H8 11,32	43	9,50	ECC88	13,98	EZ80 3,33
1T4 5,00	615 10,00	47	9,50	ECC189	10,66	EZ81 4,00
2A3 12,50	616 11,00	5085	7,00	ECF1	11,33	GZ32 9,99
2A5 10,50	617 9,00	50C5	7,50	ECF80	6,66	GZ34 9,10
2A6 10,50	6K7 8,65	50L6	9,50	ECF82	6,66 8,33	GZ41 4,00
2A7 10,50	6L6 11,98	55	8,00	ECF86		OA70 1,60
2B7 11,00 3A4 7.00	6L7 11,98	56	9,50	ECH3	11,33	
	6M6 10,75 6M7 9,32	75 76	9,00	ECH21 ECH42	8,32	OA85 1,75 PABC80 8,00
3Q4 5,34 3S4 5,67	6M7 9,32	80	5,34	ECH42	5,34	
354 5,67 3V4 7,40	6N7 13,00 6P9 8,00	117Z3	9,99	ECH83	5,67	PC86 15,32 PCC84 6,66
5U4G 9,00	6Q7 7,66	506	7,40	ECL80	5,34	PCC85 6,66
5U4GB 9,00	6SA7 11,00	807	15,00	ECL82	7,33	PCC88 13,98
5X4 9,00	6SJ7 10,00	1561	7,40	ECL85	9,90	PCC189 10,66
5Y3GT 5,33	6SK7 9,00	1883	5,34	EF6	9,00	PCF80 6,66
5Y3GB 5,33	6SL7 10,50	TY		EF9	9,66	PCF82 6,66
5Z3G 9,00	6SN7 9,50	EURO		EF22	8,00	PCF86 8,33
6A7 11,00	6SQ7 9,00	AF3	11,00	EF40	9,99	PCL82 7,33
6A8 10,00	676 8,50	AF7	9,75	EF41	6,32	PCL85 9,99
6AB4 6,00	6X4 3,33	AL4	11,00	EF42	11,32	PL36 14,66
6AF7 7,33	6X5 8,50	AZ1	5,00	EF50	12,50	PL38 24,00
6AL5 4,00	8BQ7 6,66	AZ41	5,66	EF80	4,67	PL81 9,66
6AK5 10,00	999 8,00	CSL6	14,66	EF85	4.67	PL82 5,34
6AQ5 4,00	12AJ8 5,34	CF3	9,50	EF86	7,33	PL83 5,67
6AT6 4,67	12AT6 4.70	CF7	9,50	EF89	4,67	PL136 21,65
6AU6 4,67	12AT7 6.66	CY2	8,33	EF97	5,67	PY81 6,33
6AV6 4,00	12AU6 4,67	DAF96	5,00	EF98	5,67	PY82 4,67
6B7 10,00	12AU7 6,66	DF96	5,00	EF183	7,33	PY88 7,33
6BA6 3,67.	12AV6 4,00	DK92	5,34	EF184	7,33	UABC80 8,00
6BE6 6,66	12AX7 7,33	DK96	5,34	EL3	10,66	UAF42 6,66
6BG6 18,50	12BA6 3,67	DL96	5,34	EL34	14,66	UBC41 6,32
6BQ6 13,32	12BA7 7,40	DM70	7,33	EL36	14,66	UBC81 4,67
6B07 6,66	12BE6 6,66	DY86	6,33	EL38	24,00	UBF80 5,00
6C5 9,50	12SA7 11,00	E443H	10,00	EL41	6,32	UBF89 5,00
6C6 10,00	12SK7 9,00	E446 E447	11,00	EL42 EL81	8,00 9,66	UBL21 10,75 UCC85 6,66
6CB6 8,66	12SQ7 9,00	EA50	9,50	EL82	5,34	UCC85 6,66 UCH21 12,10
6CD6 19,00	2186 9,66	EABC80	8,00	EL83	5,67	UCH42 8,32
6D6 10,00	25A6 10,00	EAF42	6,66	EL84	. 4,67	UCH81 5,34
6DQ6 13,32	25L6 9,50		10,00	EL86	6,00	UCL82 7,33
6DR6 9,66	25Z5 8,50	EBC3	10,00	EL95	7,40	UF41 6,32
		EBC41	6,32	EL136	21.65	UF85 4.67
		EBC81	4.67	EL183	9,65	UF89 4,67
TRANS	ISTORS	EBF2	10,66	EM4	7,40	UL41 7,33
		EBF80	5,00	EM34	7,33	UL84 6,00
g. OC70	3,00	EBF83	5.67	EM80	5,34	UM4 7.75
g. OC71	3,50	EBF89	5,00	EM81	5,00	UY41 5,66
g. OC72	4,00 📾	EBL1	12,66	EM84	7.33	UY85 4.00
g. OC45	4,50	EBL21	10,76	EM85	5,34	UY92 4,00
g. OC44	5,00	demicrons		orthograph again	acoma logo mana	CENTRAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF
·g. OC16	20,00					

6,50 10,00

Le jeu de 6 transistors + diode (1 g. OC44, 2 g. OC45, 1 g. OC71, 2 g. OC72) 25,00

TOUS LES TUBES TELE EN STOCK
TUBES EN BOITES CACHETEES des grandes marques françaises et étrangères

GARANTIE UN AN

FRANCO

A PARTIR DE 5 TUBES POUR PAIEMENT D'AVANCE AVEC LA COMMANDE



Si l'on relie 2 à - 4.5 volts on a 13 volts sur 7. Avec 9 à K on a sur 8 : 8 volts. Avec 9 à — 4,5 V on a sur 8 : 50 volts. Donc, l'électrode 8 est commandée par 9. Il existe une légère influence de 9 sur 1. Le voltmètre connecté en 1, avec 2 à - 4,5 V on lit 60 volts avec 2 reliée à K on lit 78 volts. Donc 1 est com-

Fig. 8. -Nous avons reconstitué le brochage d'une double diode pentode EBF89.

mandée par 2; avec la valeur de tension connue et cette dernière information, on peut conclure sans grand risque d'erreur que 1 correspond à une grille écran.

Relions G₁ (2) et G₂ à K, on mesure sur 7 : 80 volts. Avec G₃ à - 1,5 volt, G2 à K on trouve

20 volts sur 7.

L'électrode 7 est commandée par G1. Sur 6 on ne relève toujours rien. Relions 7 à G1 puis G2 à + 80 volts. Alors on mesure 80 volts sur 6 et de cette électrode 5 mA. C'est l'anode de l'élément 2 — 1 — 7.

L'électrode 8 qui est commandée par 9 est l'anode d'une triode 3 — 9 — 8. Tube combiné comportant une triode puis un élément à deux grilles de commande 1 et 7. C'est une triode heptode ECH81, figure 9.

Fig. 9 Ici, c'est une triode heptode ECH81 dont le brochage a été reconstitué.

5° C'est un cas qui peut être résolu seulement par un examen visuel. On voit très bien chaque électrode de chacun des éléments reliée à une broche.

1: A — 2: G — 3: K. 6: A — 7: G — 8: K.

Si l'on regarde bien ce qui se passe pour le filament, on voit 4 et 5 raccordés à une extrémité filament dans chaque élément; à 9 sont connectées les deux autres extrémités des filaments. Entre 4 et 5, on trouve donc en série deux filaments. Ce tube appartient à la famille des doubles triodes ECC82, ECC83, ECC81. Les filaments sont prévus pour fonctionner sous 6,3 volts ou sous 12,6 volts. Il est indiqué que pour une tension de 6,3 volts, on relie 4 et 5, les deux filaments sont donc connectés en parallèle. Pour 12,6 volts, on alimente entre 4 et 5. (Figure 10.)

6° Tube noval. On distingue deux éléments. On chauffe à 6,3 volts, on mesure I = 0.25 A; à 9 volts I = 0.3 A.

Entre 2 et 7: 0.42 volt. Entre 8 et 9: 0,35 volt. On trouve deux cathodes 7 puis 8 et deux grilles 2 et 9.

Relions 8 au - 80 volts. Relions 9 à 8, on mesure 80 volts. Sur 1. — Nous connaissons la triode

Connectons maintenant le - 80 à 7, cathode de l'autre élément. Pelarisons 2 à - 1,5 volt. Sur 3 : 53 volts, sur 6 : rien. Relions 3 qui doit être G2, au + 80 volts et mesurons le courant dans le circuit de 6, on mesure 6 mA, c'est

Il s'agit d'une triode pentode POF80

CONCLUSION

Des exemples ont été donnés avec des tubes modernes, des valeurs, des méthodes ont été indiquées pour les identifier; des applications plus nombreuses de ces principes seront sans doute faites pour des tubes anciens, pentodes triodes ou autres, pour lesquels les règles demeurent les mêmes.

Lorsqu'on a repéré les électrodes on peut faire une mesure sur



Tube double triode 6,3 volts et 12,6 volts.

le tube, avec un milliampèremètre, une source haute tension, une pile de polarisation et un voltmètre. On consulte les caractéristiques publiées pour le tube soupçonné être X; on mesure le courant d'anode pour un ou deux points de la caractéristique. Par exem-ple pour différencier quelle est parmi les trois tubes cités, la double triode examinée, on mesurera la tension G1 pour laquelle Ia est presque nul puis un point de In vers $V_{\rm gl} = -2$; les tensions de blocage des trois tubes sont diffé-



Toutes les personnes s'intéressant à la RADIO et ayant le niveau d'Etu-des Primaires, peuvent obtenir le BREVET D'ETUDES SUPERIEURES DE RADIO-ELECTRONICIEN

en suivant les cours progressifs par correspondance de l'

UNIVERSITE INTERNATIONALE D'ELECTRONIQUE DE PARIS 72, rue Ampère

RUBRIQUE DES SURPLUS

TRANSFORMATEUR DE GRANDE PUISSANCE (500 W)

OUR permettre de distribuer à ses abonnés une puissance toujours accrue, tout en conservant les mêmes lignes, l'E.D.F. remplace, dans de nombreux cas, le 115/120 V par le 230/240 V, ce qui offre la possibilité de doubler la puissance pour une même intensité. Les nouveaux appareils électroménagers devront être conçus pour un fonctionnement sur 1:10 et 220 V, par une simple commutation. Lorsque l'appareil est équipé d'un transformateur (récepteur de radio ou de télévision) le simple déplacement d'un cavalier fusible est suffisant pour le fonctionnement sur 220 V. Par contre, il existe de nombreux appareils électroménagers en service (réfrigérateurs, machines à laver, aspirateurs, etc.) qui n'ont pas été conçus pour fonctionner sur 110 et 220 V. Dans le cas d'un changement de tension du réseau, la solution la plus simple pour l'usager consiste à utiliser un transformateur abaisseur, de puissance correspondant à celle de l'appareil alimenté.



Le transformateur des surplus américains (the Acme Electric MFG C°, Cuba et Clyde, New York) paraît alors tout indiqué en raison de sa puissance élevée, supérieure à 500 watts et de sa grande sécurité d'emploi. Il ne s'agit pas, en effet, d'un autotransformateur abaisseur, mais d'un transformateur

avec deux enroulements primaire et secondaire, séparés de 230 et 115 V. Ce transformateur peut, bien entendu, être utilisé comme abaisseur avec primaire relié au sectour 230 V et secondaire 115 V pouvant délivrer une intensité de 5 A ou comme élévateur avec primaire relié au secteur de 1/15 V et secondaire de 230 V délivrant 2.5 A.

Les dimensions de ce transformateur sont les suivantes : longueur 200 mm, largeur 105 mm, hauteur 140 mm. Poids: 9 kg.

RELAIS 110 V ALTERNATIF

Un nouveau relais, fonctionnant sur secteur alternatif de 110/220 V, trouvera de très nombreuses utilisations lorsqu'il s'agit de comman-



der à distance, par des conducteurs de section réduite, la mise sous tension d'appareils électriques de forte consommation. Ce relais permet d'établir deux contacts séparés et le pouvoir de coupure de ces contacts est supérieur à 10 A.

CONDENSATEURS TUBULAIRES AJUSTABLES


Les condensateurs tubulaires ajustables sont très utilisés, en particulier en FM comme trimmers de réglage. Les deux modèles disponibles, du type céramique, sont ré-



glés par vis hélicoïdale pouvant être facilement bloquée à la cire. Leur capacité respective est de 5 et 10 pF. Ils sont tout indiqués comme trimmers d'accord, d'oscillation, ou comme condensateurs de neutrodynage.

CONTINU POUR ELECTRICITE de batteries d'accumulateurs. Ce INDUSTRIELLE

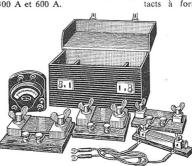Présenté dans un étui en cuir, cet ensemble comprend un voltmètre à 3 échelles de lecture, qui comporte deux bornes correspondant aux sensibilités 3 et 30 V, un bouton poussoir fermant le circuit et deux autres bornes reliées par cordon spécial à l'un des 4 shunts : 3 A, 30 A, 300 A et 600 A.



La ligne dont on veut connaître l'intensité est connectée par des écrous à oreilles à l'un de ces shunts et les deux bornes du shunt sont reliées par le cordon aux deux bornes de l'appareil de mesure. La lecture de l'intensité est directe sur le cadran de l'appareil de mesure. Les shunts sont, en effet, calibrés pour que l'on obtienne une chute de tension de 50 mV, correspondant à la déviation totale, lorsque les shunts de 3 A, 30 A, 300 A et 600 A sont traversés par des courants respectifs de 3, 30, 300 et 600 A.

VIBREUR DE GRANDE PUISSANCE

Un nouveau vibreur américain de grande puissance (type VB6 Rauland - Chicago U.S.A.) ne manquera pas d'intéresser les amateurs

VOLTMETRE - AMPEREMETRE de sonorisation extérieure à partir




vibreur est un modèle double, comportant deux doubles paires de contacts à fort pouvoir de coupure

entraînés par une même d'excitation alimentée sous 12 V - 200 mA. Il est possible, en utilisant transformateur un de 200 watts ou deux transformateurs de 100 watts en parallèle d'obtenir une puissance maximum supérieure à 200 W. La fréquence de travail est de 100 c/s. Ce vibreur peut être employé pour une alimentation synchrone ou

asynchrone. Il est entièrement blindé. Dimensions : $140 \times 80 \times 65$ mm.


MOTEUR A TURBINE

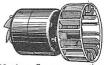Ce moteur équipait des ensembles de climatisation de voitures automobiles. Il est alimenté sous 12 V continus et tourne à une vitesse de



3 000 t/mn. Sa consommation sous 12 V est de 2,5 A. En prévoyant une gaine pour la turbine, il est facile de réaliser avec cet ensemble une soufflerie. Le moteur peut fonctionner sous 6 V-2 A avec une vitesse de rotation réduite.

(Matériel Cirque Radio.)

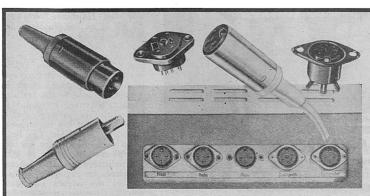

STANDARDISEZ

par fiches et prises normalisées

LUMBERG

Agent exclusif - Distributeur

RENAUDOT

Bureaux : 46, boulevard de la Bastille Dépôt : 17, rue Biscornet - PARIS (12º) NAT. 91-09 DID. 07-40

Colis échantillon et documentation sur demande.

ELECTROPHONE SECTEUR A TRANSISTORS

Es performances des transistors et la diminution de leur prix permettent actuellement de les utiliser sur des récepteurs ou des électrophones alimentés sur le secteur, en remplacement des lampes. Leur emploi sur un électrophone portatif, dont la platine tourne-disques est alimentée sur secteur alternatif, est justifiée par la réduction de poids, d'encombrement, et de la dissipation calorifique.

L'électrophone décrit cidessous est équipé d'une platine avec moteur synchrone, alimenté sur secteur alternatif, permettant d'obtenir une régularité de vitesse supérieure à celle des platines alimentées sur piles. Il s'agit donc d'un électrophone secteur, bien que son amplificateur soit entièrement équipé de transistors. L'alimentation de l'amplificateur est assurée par transformateur abaisseur et diodes redresseuses au silicium. La consommation de courant étant moins limitée que dans le cas de l'utilisation de piles. il a été possible de concevoir un amplificateur délivrant une puissance modulée supérieure à celle d'un amplificateur BF classique à transistors alimenté sur piles. Le transistor de sortie est en effet un transistor de puissance OC26, délivrant 6 W. II travaille en classe A, moins économique que la classe push-pull B en raison du courant de repos beaucoup plus élevé. Cette considération est sans importance avec une alimentation secteur. L'OC75 du premier étage joue le rôle d'adaptateur d'impédance.

La charge de collecteur de l'OC71 est de 2,7 k Ω et la résistance de stabilisation d'émetteur, de 1,2 k Ω , est découplée par un électrochimique de 100 μF .

Le transistor OC72 sert à l'attaque du transistor de puissance OC26. Il est monté en collecteur commun et joue le rôle d'adaptateur d'impédance. Sa base est polarisée par le pont 3,9 k Ω -6,8 k Ω et les tensions de base du transistor de sortie sont prélevées sur la résistance d'émetteur, de 220 Ω , par un condensateur de 100 μ F.

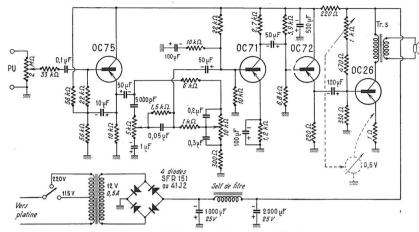


Fig. 1. - Schéma de principe de l'amplificateur.

Le transistor de sortie OC26 travaille en classe A. Sa polarisation négative de base est réglée par le pont 1 k Ω -470 Ω et 330 Ω , la résistance variable de 1 k Ω étant à régler de façon à obtenir une tension d'émetteur de 0,5 V (cet émetteur se trouve porté à —0,5 V par rapport à la masse).

La résistance de stabilisation d'émetteur de l'OC26 est constituée par 4 résistances de 4,7 Ω en parallèle.

Un transformateur d'adaptation a son primaire relié au circuit collecteur et son secondaire à la bobine mobile du haut-parleur. L'alimentation est assurée par un petit transformateur 115/220 V, comportant un enroulement secondaire de 12 V. Les 4 diodes SFR 151 ou 41J2 sont montées en pont et redressent les deux alternances. Leur sens de branchement est tel que le positif est à la masse alors que le négatif est filtré par une self et deux électrochimiques de $1\,000~\mu F$ et $2\,000~\mu F$.

L'amplificateur est équipé de quatre transistors et comporte un dispositif de réglage séparé des graves et des aiguës. La cellule du pick-up est du type piezo-électrique.

SCHEMA DE PRINCIPE

Les tensions délivrées par le pick-up sont appliquées au potentiomètre de volume, de 2 MΩ, dont le curseur est relié à la base du transistor OC75 par une résistance série de 33 kΩ et un condensateur de 0,1 µF. La base est polarisée par les deux résistances de 56 kΩ. On remarquera que le montage du transistor OC75 est du type à collecteur commun. Son impédance d'entrée est ainsi élevée, ce qui facilite l'adaptation avec l'impédance de sortie du pick-up également élevée et son impédance de sortie est faible. Les tensions sont disponibles sur la charge d'émetteur, de 10 kΩ, et appliquées aux deux potentiomètres de réglage des graves et des aiguës par des filtres.



5° Salon des Composants Electroniques - Hall 52 - Allée F - Stand 17

MEME DIRECTION TECHNIQUE ET COMMERCIALE

TRES IMPORTANT

Les Etablissements ETHERLUX ont le plaisir d'informer leur fidèle clientèle qu'après une réorganisation complète du « DEPARTEMENT PIECES DETACHEES », elle trouvera comme par le passé à nos magasins tout le matériel radio, télévision, tubes, transistors, etc., de premier choix aux meilleurs prix.

Toujours à votre disposition, NOTRE COLLECTION D'ENSEMBLES PRÊTS A CABLER UNIQUE SUR LE MARCHÉ tant par la diversité de son choix que par le fini de s es présentations et dont les performances techniques

ont été contrôlées.



Notre dernière réalisation :

ÉLECTROPHONE A TRANSISTORS - ALIMENTATION SECTEUR

(voir description dans le présent numéro)

Présentation: très belle mallette gainée 2 tons. Dimensions: long.: 360 mm, haut. 150 mm. profondeur 270 mm.

Caractéristiques : 4 transistors, 4 diodes de redressement au silicium. Sortie 2 watts. Alimentation secteur. Contrôle séparé des graves et des aiguës. Devis détaillé sur demande .



(voir description dans « Radio-Plans » de février 1962)

Electrophone semi-professionnel 2 fois 4 watts, équipé de la platine Pathé changeur stéréo, 4 HP, 2 HP elliptiques 16 x 24, 2 HP 10 cm Lorentz spécial pour les aigus.

Toute une gamme d'électrophones de 2 à 6 watts

(voir « Haut-Parleur » du 15 janvier 1962)

ETHERLUX DEPART RADIO * * *



Récepteur et combiné aux lignes modernes et so bres, se font en deux présentations, verni ou gainé (nous vous recommandons particulièrement la présentation gainée, les coloris très nouveaux donnent à ce montage une présentation luxueuse).

Caractéristiques: Super hétérodyne 5 lampes + 1 diode - Cadre ferroxcube orient. - HP de 17 cm. Particularité: Réglage variable de la contre-réaction lui assurant une musicalité étonnante pour un appareil de faible encombrement.

Même présentation en combiné, mais ébéni sterie uniquement gainée 313,46 + T.L.



Long. 139 - Prof. 215 - Haut. 240

INTERPHONE A TRANSISTORS

DE CLASSE PROFESSIONNELLE

Interphone à transistors, très belle présentation, forme pupitre, gaine 2 tons. **Caractéristiques :** 5 transistors, puissance de sortie 400 MW. Sortie sur HP haute impédance. Entrée par un transsistor d'adaptation d'impédance. Prix complet en pièces détachées (1 poste principal, 1 poste secon-Possibilité d'adapter de 1 à 5 postes secondaires. Appel sonore et lumineux. 156,83 + T.L.


TOUS NOS ENSEMBLES SONT DIVISIBLES

9, BOULEVARD ROCHECHOUART, PARIS-9e

Téléph. : TRU. 91-23 LAM. 73-04 C.C.P. 15-139-56 PARIS

Autobus: 54, 85, 30, 56, 31, -Métro: Anvers et Barbès-Rochechouart — A 5 minutes des Gares de l'Est et du Nord.
 Ouvert de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. 30. — Fermé dimanche et lundi matin

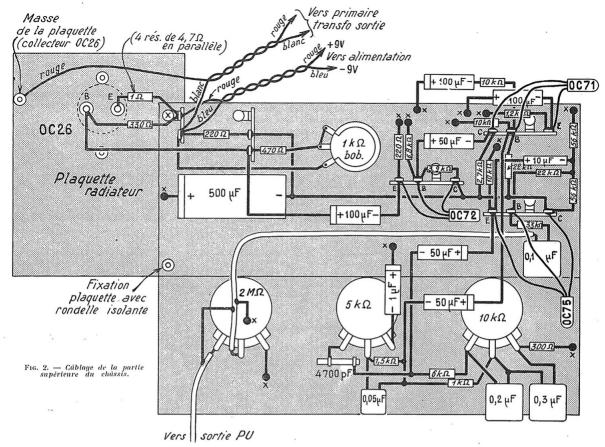Expédition à lettre lue contre remboursement ou mandat à la commande, il y a lieu d'ajouter à tous nos prix la taxe locale de 2,83 % et pour les expéditions provinces les frais d'envoi. Documentation sur nos ensembles contre 1,50 NF (frais de participation).



Le potentiomètre de 5 k Ω , monté en série avec les deux condensateurs de 5 000 pF et 1 μ F, règle les aiguës et celui de 10 k Ω les graves. Ce correcteur est du type Baxendall, ses valeurs d'éléments étant bien entendu très différentes

ABONNEMENTS

Les abonnements ne peuvent être mis en service qu'après réception du versement.

versement.

Dans le cas où nos fidèles abonnés auraient procédé au renouvellement de leur abonnement, nous les prions de ne pas tenir compte de la bande verte qui leur est adressée. Le service de leur abonnement ne sera pas interrompu à la condition toutefois que ce renouvellement nous soit parvenu dans les délais voulus.

ce renouvellement nous soir paivenu dans les délais voulus. Pour tout changement d'adresse, nous faire parvenir 0,60 NF en timbres postes et la dernière bande. Il ne sera donné aucune suite aux demandes non accompagnées de cette somme.

agonne aucune surre aux demandes non accompagnées de cette somme.

Tous les anciens numéros sont fournis sur demande accompagnée de l'.2 pur les accompagnées de la commée accessaire. Les numéros suivants sont épuisés: 747, 748, 749, 760, 762, 763, 776, 777, 778, 796, 797, 816, 818, 917, 934, 940, 941, 942, 943, 945, 946, 965, 967, 995, 999, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 995, 999, 999, et 1 1003.

de celles du même montage équipant un amplificateur à lampes.

Le transistor OC71 est monté en préamplificateur de tension. Il est polarisé par le pont $22 \text{ k}\Omega\text{-}10 \text{ k}\Omega$ entre — 9 V après découplage et masse. Ce transistor constitue le premier préamplificateur.

Une cellule de découplage de 220 Ω -500 μF est utilisée pour l'alimentation de tous les étages sauf l'amplificateur final de puissance, alimenté avant cette cellule.


MONTAGE ET CABLAGE

Le chassis utilisé pour le montage de l'amplificateur a la forme d'une équerre. Le côté vertical supporte les trois potentiomètres de volume et de réglage des graves et des aiguës et le côté horizontal est prolongé sur la partie gauche par une petite plaquette sur laquelle est fixé le transistor OC26 et qui lui sert de radiateur. Cette plaquette en contact avec le collecteur de l'OC26 doit être isolée du chassis.

La figure 2 montre le câblage

complet de la partie inférieure du châssis avec le côté avant rabattu. Ce châssis est fixé dans cette position au fond de la mallette. Une plaquette isorel gainée est intercalée avant les boutons des potentiomètres. Une fenêtre de la mallette est prévue pour ces potentiomètres.

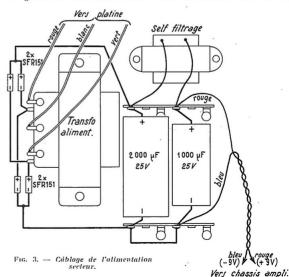Le câblage ne présente aucune difficulté: les fils de



sortie des transistors sont repérés par les lettres E, B et C. Ces transistors sont normalement verticaux, étant enfoncés dans des trous du châssis comportant des passe-fil en caoutchouc.


La résistance de 1 Ω est constituée par 4 résistances de 4 Ω (ou plus exactement de 4,7 Ω, valeur normalisée) en parallèle.

Le condensateur de 0,2 uF

Le plan de câblage de cette figure 3. Le transformateur est fixé horizontalement sur le côté gauche de la mallette. Il est donc représenté rabattu rouge sont les cosses supérieures et les deux autres, des cosses inférieures.

La self de filtrage est également fixée horizontalement.

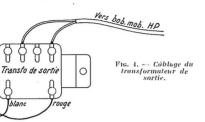alimentation est celui de la sur la figure 3. Les cosses reliées aux fils vert, blanc et



comporte deux condensateurs plaquette de 0,1 µF en paral-lèle et celui de 0,3 µF trois condensateurs de même type, également en parallèle.

L'alimentation secteur n'est pas montée sur châssis, mais directement sur le fond de la mallette (partie gauche, lorsque les boutons sont dirigés vers soi).

mais sur le côté arrière de la mallette.

La figure 4 montre le câblage des cosses du transformateur de sortie fixé horizontalement sur le côté droit de la mallette. Le fil rouge est relié à la plaquette radiateur de l'OC26, c'est-à-dire à son collecteur, étant donné que le boîtier relié au collecteur est en contact' avec cette plaquette. Rappelons que la plaquette est isolée du châssis principal, grâce à des rondelles de bakélite.

Le branchement de la partie inférieure de la platine est celui de la figure 6. Trois fils

et un fil blindé constitue la sortie PIL

Le seul réglage de l'amplificateur est celui du potentiomètre de 1 kΩ qui ajuste la tension de polarisation de base de l'OC26. Ce potentiomètre est à régler de telle

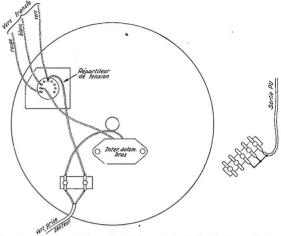


Fig. 5. — Cáblage de la partie inférieure de la platine du tourne-disques.

(rouge, blanc, vert) sont reliés sorte que la tension collecteur transformateur supérieures), deux au secteur 0,5 V.

(cosses de l'OC26 soit, au repos, de






Coffret matière plas-tique 2 tons. Dimen-sions 143x78x42 mm. Montage 6 transis-tors + diode sur circuit imprimé, deux gammes PO-GO, H.P. 7 cm. 25 ohms (montage sans transfo de sortie), prise pour écouteur.

prenant: coffret, cadran, circuit imprimé, jeu de bobinages, transfo driver, C.V., potentiomètre contac-teur, H.-P., schémas et plan de cöblage. 67,20 6 transistors + diode. 30.35

Jeu de 6 PRIX NET Jeu de condensateurs, résistances, piles, etc. PRIX NET sobral. NET

FRAIS EXPEDITION contre remboursement

ENSEMBLE MYSTERE V ALTERNATIE

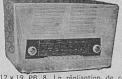

Présentation bakélite, derne ivoire ou vert x 190 x 145 mm. Prévu pour mon-tage noval 5 tu-bes, bloc Optalix 7 touches, dont 2

16.00

réglées, cadre fer rite. H.-P. Auda regrees, cadre let-rite, H.-P. Audax 12 x 19 PB 8. La réalisation de cet appareil a été décrite dans le « Haut-Parleur » du 15 décembre décrite dans le «Haut-Parleur» du 15 décembre 1959. Coffret, châssis, C.V., codran, glace, jeu bobinages, boutons et fond. 83,90

EN ORDRE DE MARCHE. NET



Façade grise plastique, gainage bleu prévu pour montage à 6 ou 7 transistors, bloc 5 touches gra-vées. 3 gammes OC - PO - GO - CA. Dimensions: long. 280, hauteur 175, prof. 80 mm. Bobinages prévus pour 3 transistors DRIFT, Osc. et MF - cadre prise ant. auto - emplacement antenne télescopique. L'ENSEMBLE CONSTRUCTEUR comprenant : le coffret avec ses accessoires, le cadran linéaire avec le CV, le baffle isorel et le châssis cadmié, le bloc, cadre et MF. et MF. PRIX NET 99.50

HOUSSE SOBRAL, NET

DEVIS POUR LA REALISATION DE TOUS NOS ENSEMBLES SUR DEMANDE

EXPEDITIONS EN PROVINCE, sur demande, documentation et envoi de notre TARIF pièces détachées tation et envoi de notre TARIF pièce contre 0,75 NF en timbres.

AUGREN

6, rue Beaugrenelle - PARIS (15°)

COFFRET LUXE GAINE « TRANSISTORS »



Prévu pour bloc 5 touches,
OC - PO - GO - CA - AN,
employant 3 transistors
DRIFTS osc. et MF. Sensibilité accrue. BF fidèle et puissante par 7 transistors
+ diode. HP 12 x 19PV10 Audax. Commutation
réelle antenne auto, boutons de commande sur le
dessus, gainage 2 tons face jaune, fond noir ou bordeaux, ceinture grise, décors plastiques gris ou noir.
L'ENSEMBLE CONSTRUCTEUR comprenant : le coffret
avec accessoires décors, cadran plexi et démultiplié
avec néssis bakélite et bobinage bloc. 81.50 HOUSSE SOBRAL, NET 14,00

Tél.: VAU. 58-30 R.C. Seine 60 A 20807 Métro : Charles-Michels C.C.P. PARIS 4148-26

COURRIER TECHNIQUE

RR - 12.03. - M. Jean Millet à Lavau (Yonne), nous demande les raisons du grésillement de son amplificateur d'électrophone à transistors.

Nous sommes fort embarrassés pour vous indiquer une raison précise ; en fait, tous les éléments peuvent être soupçonnés. A distance, nous pensons aux mauvais contacts, mauvaises soudures, à la défectuosité possible de certains condensateurs ou résistances, mauvais isolement de certains organes, fils ou câbles pouvant se toucher entre eux; voir également la tête lectrice du pick-up (cellule ellemême et fils de liaison). C'est à vous de voir tout cela de plus près; en manœuvrant doucement ou en tapotant légèrement tous les organes les uns après les autres, vous ne manquerez pas de découvrir le ou les éléments défectueux.

Quant au bras de pick-up qui « répète », c'est-à-dire qui saute les sillons, il y a également plusieurs causes possibles:

1° Le saphir est-il en bon état? 2° La pression exercée pour le style sur le disque est-elle suffisante?

3° Enfin, la rotation du bras sur son pivot est-elle suffisamment douce? N'y a-t-il pas un point, un passage, où le bras à tendance à forcer?

RR - 12.04. - M. V. Chabaud à Toulon (Var), nous demande divers renseignements au sujet d'une tête de pick-up « Ronette ».

1° En principe, toutes les têtes stéréophoniques peuvent être utilisées en reproduction monophonique. Il suffit de se conformer au mode de connexion indiqué généralement sur la notice se rapportant à la cellule lectrice.

2° Nous n'avons pas les caractéristiques, ni la courbe de réponse de la tête de pick-up « Ronette 105 »; rien également, en ce qui concerne son style. Nous ne pouvons donc pas répondre à vos autres questions. Vous pourriez demander utilement ces renseigne-ments directement à Ronette et Herbay, 14, avenue Valvein, à Montreuil-sous-Bois (Seine).

RR - 12.05. — M. André Céré, SP 86 305, AFN, se plaint de deux lampes équipant un étage final push-pull d'un amplificateur BF dont les anodes rougissent dès la mise en service.

Contrairement à ce que vous sup-posez, pour qu'un tel phénomène se produise, il faut que les tensions aux électrodes des tubes soient très anormales.

Vérifiez d'abord les tensions de plaques et d'écrans; ne sont-elles pas excessives? Mais nous pensons plutôt à un défaut dans la pojarisation des grilles de commande.

Veuillez vérifier cette tension de polarisation qui doit être ajustée très exactement à la valeur normale, songez à certaines résistances dont la valeur a pu varier, à certains condensateurs pouvant présenter un courant de fuite interne important. Si la polarisation est nulle, il faut penser, soit à un courtcircuit d'un condensateur de découplage, soit à une coupure dans le circuit d'application de la polarisation ou dans le circuit des grilles.

Notez que cette tension de polarisation doit être mesurée aux grilles mêmes des tubes, et à l'aide d'un voltmètre électronique pour avoir toute la précision souhaitée.

Si la liaison aux grilles est faite par un transformateur, il faut songer aussi à une coupure du secondaire de ce transformateur, ou à un court-circuit entre primaire et secondaire.

Si la liaison est faite par condensateurs, attention aux courants de fuite ou aux courts-circuits des dits condensateurs.

Nous ne pouvons pas vous donner d'indications plus précises, ni valeurs exactes des tensions, sans avoir le schéma de votre amplificateur, sans connaître le type des tubes équipant le push-pull, ni leur classe de fonctionnement.

RR - 12.06. - M. C. Niorthe à Tarnos (Landes), désire des renseignements pour l'adaptation des impédances à la sortie d'un amplificateur BF.

1° Puisque parmi toutes les impédances à votre disposition, on en

retrouve une identique (15 Ω) pour le haut-parleur et pour le secondaire du transformateur de sortie, c'est donc cette impédance de 15 \O qu'il faut adopter.

2° Pratiquement, le branchement d'un tweeter de 15 Ω en parallèle sur le haut-parleur normal de 15 Ω ne modifie pas beaucoup l'impédance résultante. En tout cas, cela ne justifie pas un changement d'impédance sur le secondaire du transformateur de sortie. En effet, n'oubliez pas que le tweeter se branche en parallèle sur le hautparleur normal, mais en intercalant un condensateur de l'ordre de 1 uF (dans votre cas) en série.

RR - 12.07. - M. Affre à Marmande (Lot-et-Garonne), nous pose diverses questions se rapportant à la télévision.

1° Nous n'en avons plus le souvenir exact, mais il nous semble que les dispositifs générateurs THT tels qu'ils sont couramment employés présentement et universellement adoptés, datent de 1948-1950, tout au moins pour ce qui est domaine commercial.

2º Il ne saurait être question pour un amateur de construire luimême son transformateur de lignes et THT. Outre les difficultés de bobinage, il y a les questions d'étuvage et d'imprégnation qui se posent et... qui sont capitales. Certains constructeurs-bobiniers ont déjà des difficultés à réaliser des transformateurs qui « tiennent »; imaginez ce que ça pourrait donner dans une construction « brico-

3° Rien n'empêche évidemment d'utiliser une descente d'antenne de télévision réalisée avec du bisilaire 300 Ω , à condition:

a) que l'impédance centrale de l'antenne soit de 300 Ω ;

b) que l'impédance d'entrée du téléviseur soit également de 300 Ω (ce qui n'est pas courant!)

Cette utilisation est possible, surtout que vous nous dites que vous n'ignorez pas les multiples inconvénients du bifilaire... et que cela ne vous effraie pas!

4º En effet, la réception de la FM avec un téléviseur doit être possible:

a) à condition d'utiliser une an-

tenne FM; b) à condition de prévoir une barrette « accord-oscillateur » sur le rotacteur, établie pour la réception de l'émetteur FM considéré;

c) à condition de remplacer le détecteur normal (pour modulation d'amplitude) par un démodulateur (détecteur de rapport, par exemple) pour la modulation de fréquence.

Cela fait beaucoup de conditions! surtout si l'on songe que toute la partie « image » et bases de temps est inutilisée (consommation de courant et usure de matériel superflues).

5° Il est possible, en effet, de réaliser une base de temps verticale en utilisant un seul tube pentode de puissance auto-relaxateur.

Ce montage est employé aux U.S.A., ainsi qu'en Allemagne, notamment; mais il ne semble pas avoir trouvé une grande faveur auprès des techniciens français.

Néanmoins, si ce montage vous intéresse particulièrement, nous pourrons vous en communiquer le schéma de principe.

RR - 12.08. - M. Henri Chartier à Paris (3°) nous demande conseil pour des modifications de son amplificateur BF.

1° Vous pouvez très bien intercaler le dispositif de commande de timbre « graves et aiguës » à double triode (fig. 10, page 22, du Numéro Spécial du 30 octobre 1961) sur votre amplificateur BF.

2° Le potentiomètre assurant le réglage de la puissance générale doit être monté à l'avant de ce dispositif. Vous pouvez monter, soit un potentiomètre ordinaire, soit un potentiomètre à prise pour « effet physiologique ». Ceci n'est pas impératif ; c'est à vous de choisir, la seconde solution constituant évidemment un perfectionnement.

3° Adaptation d'impédance l'entrée et corrections BF pour divers types de disques constituent deux choses totalement différentes.

Nous avons déjà publié de très nombreux schémas de dispositifs correcteurs pour divers types de disques. Au hasard, nous vous indiquons le montage simple publié à la page 25, figure 2, du Numéro Spécial du 1er avril 1961. Mais il existe aussi d'autres montages plus compliqués et plus perfectionnés ; veuillez consulter votre collection de « Haut-Parleur ».

RR - 12.09. - M. Georges Marmin à Pont-Sainte-Maxence (Oise). nous demande des renseignements sur les détecteurs de parasites.

Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises dans cette rubrique, un détecteur de parasites est essentiellement un petit récepteur à piles (à lampes ou à transistors), donc un récepteur portatif et léger, muni d'un cadre à air ou sur ferrite pour obtenir l'effet directif. L'écoute se fait généralement au casque. Avec un tel appareil et un peu d'expérience, quelques minutes suffisent pour déceler un « nid de para-

- LE MEILLEUR MATÉRIEL HI-FI -**AUX MEILLEURES CONDITIONS**

CLEMENT . ESSART . WHARFEDALE . LENCO GARRARD GENERAL ELECTRIC SHURE WRIGHT & WEARE @ GOODMAN'S

DOCUMENTATION et TARIF CONFIDENTIEL contre 1,50 en timbres

EXPEDITIONS: Taxes 2,83 %, port et emballage EN SUS

RADIO-REAUMARCHAIS

85, boulevard Beaumarchais - PARIS-IIIº Tél.: ARChives 52-56

C.C.P. PARIS 3140-92 GALLUS-PUBLICITÉ -

RR - 12.10. — M. Méry à Asnières (Seine) nous demande des renseignements d'ordre « basse fré-

quence ».

1° Nous n'avons pas de schéma de montage permettant d'utiliser un sélecteur à lames vibrantes comme générateur BF. Il est évident qu'en reliant la bobine d'un sélecteur à lames vibrantes à l'entrée d'un amplificateur BF et en faisant vibrer une lame en l'accrochant doigt, on entende la note BF correspondante dans le haut-parleur. Mais pour l'emploi d'un sélecteur à lames vibrantes en générateur ou en modulateur, il reste le problème de l'entretien en vibrations des diverses lames.

2° Disque de fréquences: Il en existe de divers types dans plusieurs marques (Decca, Capitol, etc...). Veuillez consulter votre marchand de disques habituel.

RR - 12.11. — M. A. Nouvel à l'erpignan nous pose diverses questions auxquelles nous répondons ci-dessous,

1° Certains pick-up piézoélectriques donnent une réponse correcte jusqu'à 12 000 et 15 000 Hz.

2° Si votre pick-up est posé sur la plage « 15 000 Hz » d'un disque de fréquences, c'est bien le « 15 000 Hz » que vous entendez, et non pas une harmonique d'une fréquence inférieure. Mais il faut une oreille « jeune » pour entendre le « 15 000 Hz »

3° Il ne saurait être question de dire que les transistors sont plus sensibles que les lampes, ou qu'un poste à transistors est plus sensible qu'un poste à lampes. C'est parfois vrai; mais c'est aussi parfois le contraire. Cela dépend des récepteurs!

4° On blinde les tubes préamplificateurs en BF pour éviter l'induction à 50 c/s du réseau, notamment. Ce qui n'existe évidemment pas sur les tubes HF, CF et MF d'un récepteur de radio. D'où, l'inutilité de blinder ces tubes... sauf en cas d'accrochage (ce qui est différent).

5° On évite, en effet, certains ronflements en portant la ligne bifilaire de chauffage des filaments à un léger potentiel positif.

Ce procédé est souvent mis en œuvre sur les amplificateurs BF à grand gain, sur les magnétophones, amplificateurs de cinéma, etc...

Il est certain que le même procédé pourrait être appliqué aux postes de radio. Mais on ne le fait pas, car l'amplificateur BF n'a généralement pas un gain important, c: s'il ronfle, il faut en chercher la cause ailleurs.

6° Il n'y a ni avantage, ni inconvénient à chauffer une valve EZ80 séparément ou avec les autres tubes de l'appareil. Le chauffage commun permet d'avoir un enroulement secondaire en moins sur le transformateur d'alimentation; c'est tout.

RR - 1.01. — M. Ralph Dahan, à Toulouse, sollicite quelques renseignements pour la mise au point de son récepteur « Mercury » à transistors.

oles que les lampes, ou qu'un 1° Le transistor 2N1727 peut à transistors est plus sensible être remplacé par un SFT317.

VOLTMÈTRE
A LAMPE
740
MEIRIX

TOUTES LES
INESINES
DE TENSION
Permet grâce à ses sondes interchangeables la
meture des tensions
continues, olternatives
T.H.T. - V.H.F.

EXCELLENTE STABLITÉ
DIMENSIONS RÉDUITÉ
DIMENSIONS
CI' GÉNÉRALE DE
MÉTROLOGIE INTERNATIONALE

LEADER DE LA MÉTROLOGIE INTERNATIONALE

BUREAU DE PARIS: 56, AVENUE EMILE-ZOLA, PARIS-XVe BLO. 63-26 (lignes groupées)

2° Il nous est très difficile de prendre position par correspondance, sans pouvoir examiner votre récepteur, sur le motif exact du défaut constaté. Néanmoins, le blocage que vous observez sur la gamme OC (car il s'agit d'un blocage) semble être dû à un mauvais réglage des circuits de cette gamme (circuits oscillateur et accord). Assurez-vous également de la bonne commutation de l'antenne OC pour cette gamme. Bien entendu, vérifiez également qu'il ne s'agit pas d'une erreur de câblage du bloc de bobinages.

RR - 1.02. — M. André Maillard, au Perreux (Seine).

1° Ecoute du son de la TV avec un tuner FM? 2° Alimentation secteur d'un ré-

2" Alimentation secteur d'un ré cepteur à piles ?

1° Ceci n'est guère possible, car les bobinages HF et CF des tuners FM ne sont généralement pas commutées, ni interchangeables. En outre, sur les tuners FM, la détection est évidemment prévue pour la modulation de fréquence (généralement un détecteur de rapport), et non pas pour la modulation d'amplitude utilisée en télévision.

2° De nombreux montages de ce genre ont été publiés. Voir, par exemple, nos numéros 948 et 956. Les résistances chutrices de tension se déterminent, par le calcul,

en appliquant la formule $R = \frac{1}{I}$

R: τésistance calculée (en ohms); E: tension à chuter (en volts),

soit pour le chauffage, soit pour la haute tension; I : intensité circulant dans le cir-

cuit en question, exprimée en ampères.

Mais le mieux est de prendre des résistances bobinées à collier, et d'ajuster lesdits colliers pour l'obtention exacte des tensions requises pour le chauffage et la HT, le récepteur étant en fonctionnement, bien entendu.

RR - 1.03. — M. R. Dauphin, à Paris (5°):

1º Vibrato artificiel;

2° Echo artificiel.

1° Un système de vibrato arti-

ficiel ne se connecte pas comme vous l'avez fait. Il faut qu'il y ait mélange des signaux (signal BF normal et signal issu du multivibrateur), ou si vous préférez, modulation du signal BF par le signal du multivibrateur.

Un exemple est donné à la page 19 de notre numéro 1018.

Un exemple est donné à la page 19 de notre numéro 1 018. Que le multivibrateur soit à transistors ou à lampes, cela ne change rien au problème.

2º Seuls les systèmes d'échos artificiels à tube acoustique ou à ressort donnent de bons résultats en basse fréquence. Les lignes de retard à résistances et capacités ne conviennent pas en BF; le retard provoqué n'est pratiquement par décelable à l'oreille.

RR - 1.06. — M. B. Meslon, à Aix-en-Provence, nous demande le schéma d'un magnétophone à transistors, et s'îl est possible d'installer un tube cathodique « supplémentaire » sur un téléviseur.

I° Un magnétophone à transistor a été décrit dans notre numéro 1018. Mais ce montage comporte plus de quatre transistors. Nous ne voyons guère la possibilité de réaliser un magnétophone avec un maximum de quatre transistors!

2° Il serait possible de prévoir un tube cathodique « supplémentaire » sur un téléviseur en installant, en outre, un autre déflecteur, une autre base de temps verticale et une autre base de temps « lignes » et THT.

Nous ne parlons pas du chauffage de ce second tube cathodique, le problème étant aisé à résoudre. Mais il faut songer à amener les signaux de synchronisation verticale et horizontale aux bases de temps, ainsi que les signaux de brillance (ou modulation d'image) au tube cathodique. Pour cela, le problème est moins facile si les connexions sont longues (lignes à basse impédance). Une telle installation n'est donc pas aussi simple que vous semblez le croire.

RR - 1.05. — M. Léo M. Pose, à Dunkerque (Nord) désire connaître le principe de fonctionnement des « batteries solaires ».

L'éditorial, page 9, de notre numéro 965, répond à votre question.

LIQUIDATION 10 TONNES DE SURPLUS

1 NF LE KILO

Minimum d'Achat 10 NF

Mineurs accompagnés

de 9 heures à 12 heures Samedi toute la journée

RADIO - OCCASION

31, rue Censier - PARIS-Ve

RR - 1.04/F. — M. Giulio Carassiti, à Le Locle (Suisse) nous demande des renseignements concernant un générateur BF à pont de Wien et un wobbulateur VHF avec marqueur.

1° II est certainement possible d'obtenir des fréquences encore plus élevées que 30 000 Hz avec votre générateur à pont de Wien. Il suffit de prévoir un commutateur de gammes avec des plots supplémentaires, ce qui permettra de mettre en service des paires de condensateurs de capacités plus faibles que 1 500 pF. Par exemple : deux condensateurs de 1 000 pF, deux de 500 pF, deux de 220 pF, deux de 100 pF, etc...

L'assemblage des résistances et des condensateurs d'un oscillateur à pont de Wien se ramène au schéma de principe de la figure RR - 1.04. Généralement, on a R₁ = R₂ et C₁ = C₂. Si nous appelons R, la valeur de la résistance de R₁ (ou de R₂), cette valeur étant connue, et si nous appelons C la valeur du condensateur C₁ (ou C₂), la fréquence F d'oscillation peut se calculer par application de la formule:

 $F = \frac{1}{2\pi RC}$


avec F en Hz, R en $M\Omega$, et C

en µF.

2° Un schéma de wobbulateur
VHF pour télévision a été publié
dans notre numéro 982. Extérieu-

rement, il faut, en outre, un oscilloscope et un marqueur. Le marqueur peut être constitué par un générateur HF/VHF dont l'étalonnage est précis.

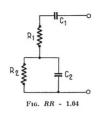Un montage appelé wobbuloscope, réunissant dans le même coffret le wobbulateur, le tube ca-



thodique et le marqueur, a été publié dans nos numéros 986, 987 et 988.

RR - 1.07. — M. Tierce (?), sans adresse, nous demande des renseignements sur un préamplificateur pour cellule de cinéma à trois transistors.

Nous ne pensons pas qu'un préamplificateur à trois transistors apporte un gain supérieur à celui d'un préamplificateur équipé de deux tubes pentodes EF6.

Si vos tubes EF6 sont épuisés, nous vous conseillons de les remplacer par deux tubes modernes EF86 (changement des supports)... et votre préamplificateur retrouvera une nouvelle vigueur!

Nous ne pouvons pas vous répondre à vos autres questions sans avoir conaissance du schéma complet et détaillé de votre amplificateur.

RR 1.08. — M. André Mallet, à Bois-Colombes (Seine) sollicite divers renseignements concernant l'amplificateur à circuits BF spéciaux, décrit dans notre Numéro Spécial du 1°° avril 1961.

1° Un potentiomètre à commutateur est un potentiomètre qui comporte, jumelé en bout d'axe, un commutateur (inverseur ou simple interrupteur) pouvant être employé dans un autre circuit; par exemple : commutation d'un circuit BF, interrupteur d'alimentation HT ou secteur, etc...

2° La borne PL; est à relier au + HT.

3° Les tubes V₁, V₂, V₃ du préamplificateur sont des tubes EF86. Ceci est indiqué sur le schéma.

4° Les deux enroulements secondaires du transformateur d'alimentation, non connectés sur le déssin, sont les enroulements de chauffage. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un transformateur d'alimentation avec commutation de divers enroulements primaires pour diverses tensions de secteur. Vous pouvez parfaitement employer un modèle classique avec cavalier répartiteur (ou sélecteur de tension): modèle 2 × 300 V_{ret}. 180 mA par exemple (Védovelli type Normi 150 P).

5° Bobine de filtrage type 200Ω 180 mA.

6° VR ampli = potentiomètre 500 k Ω log.

7° Vous pouvez fort bien prévoir un push-pull ultra-linéaire avec deux tubes EL84 (au lieu de EL34): impédance de plaque à plaque = 8 000 Ω, prises d'écrans à 35 %. Pour un haut-parleur avec bobine mobile de 2,5 Ω , il faut monter un transformateur de sortie susceptible d'offrir cette même impédance sur son secondaire : par exemple, transformateurs S.T.S. Millerioux type FH28B ou type XH8010B. En effet, avec un transformateur présentant seulement des impédances secondaires de 1 Ω ou de 4 Ω , il n'est pas possible d'adapter correctement un haut-parleur de 2,5 Ω.

Le départ de la ligne de contreréaction (R₋₁, C₁₂) est connecté sur une extrémité du secondaire « 2,5 Ω », l'autre extrémité étant, bien entendu, reliée à la masse. L'ensemble R₂₂ C₁₃ est inutilisé et

peut être supprimé.

RR - 1.09. — Un lecteur de Saint-Paul-les-Dax (pas de nom sur sa lettre) nous demande divers renseignements concernant les enceintes acoustiques,

1º Pour un haut-parleur de 28 cm de diamètre, vous devez

adopter les dimensions de l'enceinte acoustique données pour un haut-parleur de 30 cm. En effet, l'expérience a prouvé qu'une enceinte acoustique peut parfois se révéler de volume insuffisant (fréquence de résonance propre trop élevée, son de tonneau, etc...); mais, par contre, ce volume n'est jamais fron important.

trop important.

2° Dans la description du bafflelabyrinthe (page 59 - « H.-P. »

n° 1 030), pour un haut-parleur de
30 cm, les dimensions du bafflesont les suivantes : 68 × 52 × 41 (tableau X). Nous disons bien 68, et non 58 comme il a été imprimé par erreur.

Quant aux dimensions C et D, elles ne sont pas tellement ortitiques; il s'agit simplement de réaliser une première chicane tout de suite à l'arrière du haut-parleur. Ces dimensions peuvent donc varier notablement selon l'encombrement en profondeur du haut-parleur utilisé.

3° L'enceinte acoustique dont vous avez entendu dire grand bien (à juste titre d'ailleurs) s'appelle l'enceinte R. J. Nous l'avons décrite pages 41 et 42, figures 13, 14, 5, 16 et 17, de notre Numéro Spécial du 1° avril 1958. Les dimensions sont données pour un hautparleur de 28 cm de diamètre.

JH - 909. — M. Decock L., à Bruxelles, qui a réalisé le transceiver 28 MHz décrit dans le numéro 1041, n'a pas obtenu les résultats escomptés. Il nous demande les modifications à apporter pour fonctionner sur 165 Mc/s avec « une puissance d'émission de 25 km » et le cristal à employer pour obtenir cette puissance.

Les questions posées semblent indiquer que vous n'avez aucune pratique de l'émission d'amateur. La puissance de sortie ne dépend pas du type de cristal employé, et ne se mesure pas en km de portée. Rien d'étonnant donc à votre insuccès. L'émission sur 28 Mc/s, et par surcroît avec un montage à transistors, exige une certaine pratique. Inutile d'envisager de passer sur 165 Mc/s, c'est-à-dire sur une gamme VHF (qui, entre parenthèses, n'est pas à la disposition des amateurs) où les difficultés sont encore plus grandes. Il faut tout d'abord vous familiariser à l'émisison sur des bandes de fréquences plus basses. Voyez « 100 montages OC de F3RH et F3XY » en vente à la Librairie de la Radio, 101, rue Réaumur, Paris.

JH - 901. — M. Claude Milliet, à Thonon-les-Bains. Voici les caractéristiques du transistor H370 que nous n'avons pu vous fournir précédemment.

Le transistor HJ 70 est fabriqué par la firme Hitachi. Il est équivalent au type 2N370 de la RCA dont voici les caractéristiques. Dissipation collecteur 80 mW. Fréquence de coupure 30 Mc/s. Tension collecteur max.: 24 V. Courant collecteur 10 mA. Gain 60. Utilisation HF.



A DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE

Villa	Dépt	Ci-joint chèque
M	Profession .	<i>~</i> (
	12, RUE RICHER, PAR	RIS-9° PRO. 18-44

JH -901. — Réponses à MM, Lefèvre, de Paris, Bodeveix, de Merlines (Corrèze) et M. Cestrey, Le Cannet, qui nous posent les questions suivantes, concernant le montage émetteur-récepteur à deux transistors, du numéro 1042. mateur de sortie T2.

1° Type et impédance du haut-

parleur utilisé? 2° Référence de la self de choc Ch₁?

3° Caractéristiques du transformateur de sortie T2?

4° Puissance des résistances utilisées? 5° Type des différents conden-

sateurs employés? 6° Diamètre du fil de câblage et

du fil de Litz? 7° Le montage peut-il être alimenté sous 9 V sans modification?

8° N'y a-t-il pas une erreur dans le branchement du commutateur S., sur la position émission?

1º Prenez Audax, type T6 PB8 subminiature, $Z = 4 \text{ à 5 } \Omega$.

2° Ch₁ =: self choc « National R 100 » ou type équivalent, — 2,5 mH.


3° Audax TRS 20.

4º Prenez des résistances 0,5 W ± 10 %.

5° C_a, C₆, C₁₀ sont du type céraramique 200 V; C₄ type au papier; C₅, C₇, C₈, C₉ sont du type électro-chimique 12 V, et C₁₁, également chimique, aura une tension de service de 25 V.

6° Fil 12/10 à 15/10 de mm; fil de Litz à plusieurs brins ou fil émaillé 5/100.

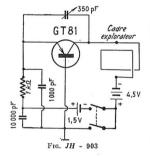7° Oui. 8° Le schéma est correct ; l'explication du fonctionnement est donné dans le texte.



JH - 903-F. - M. Protois, Blainville (M.-et-M.) nous pose les questions suivantes, au sujet du détecteur de métaux décrit dans le numéro 1 017.

1° Peut-on remplacer le microampèremètre par un ampèremètre?

2º Valeur du condensateur situé à la base du transistor?

30 Valeur de L2?

1° Non. 2° 50 pF.

3° Self de choc HF 10 mH.

Puisque vous désirez éliminer le microampèremètre, nous vous suggérons le schéma représenté à la figure JH - 903. Ce détecteur utilise le principe du battement de fréquence. L'oscillateur a une fréquence de fonctionnement de l'ordre de 500 kHz, que l'on écoute dans un récepteur de radiodiffusion

réglé de façon à entendre une note continue résultant du battement entre les oscillateurs du détecteur et du récepteur.

Dès qu'on approche d'une masse métallique, la fréquence du détecteur varie, et par suite, la tonalité de la note.

La sensibilité de ce détecteur est de l'ordre de 15 à 20 cm.

Le cadre explorateur comporte 50 spires de fil émaillé enroulé sur une carcasse en polystyrène de 5 × 5 cm.

JH - 709. - M. Taillepied, à Paris, nous demande par quels transistors de fabrication française

JH - 911. - M. Sylvain Daucheville, à Paris, au sujet d'un petit récepteur pour l'écoute du son de la télévision.

Nous vous conseillons le transistor drift SFT 357 ou 358 et les valeurs suivantes: $R_1 = 22 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 5600 \Omega$, $R_3 = 330 \Omega$, $R_4 = 800 \Omega$ 1 000 Ω ; $C_1 = 1000 \text{ pF}$.

Ces valeurs pourront être modifiées expérimentalement.


JH - 911-F. - M. G. Dimanche. à Paris, nous soumet un schéma d'amplificateur à transistors et le schéma d'un émetteur 144 Mc/s. également à transistors et nous pose tone chez les revendeurs spécialisés en OC; voyez nos annonciers.

JH - 103. - M. Bonny, à Libourne, nous demande certains renseignements relatifs au transceiver 28 MHz décrit dans le nº 1041. 1° Valeur de la self de choc?

2° Que représentent les traits gras du schéma? 3° Référence Audax pour les

transformateurs TR1, TR2, TR3 ? 5° Si l'antenne est éloignée de l'appareil, comment effectuer la

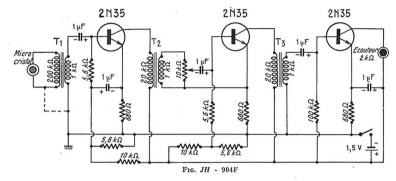6° L'appareil est-il insensible à l'approche de la main?



il peut remplacer les deux transistors PNP, RCA « drift » 2N247 équipant le récepteur à superréaction de l'ensemble émetteur-récepteur décrit dans le nº 1 029.

Prenez SFT315 ou SFT316 de la Cosem.

JH - 710. - M. J.-P. Serre, à Ganges (H.-A.), au sujet du détec-

teur décrit dans le numéro 1028. L'impédance HF de 1 mH est une self de choc HF que l'on trouve couramment dans le commerce. Prenez National R 100 par exem-

La description donnée dans le n" 1 028 est très explicite et nous n'avons rien à y ajouter.

En ce qui concerne la self d'antenne, il suffit de débobiner un nombre de spires égal au cinquième environ de la self totale.

JH - 904-F. - M. J. Clouvel, à Domerat (Allier) nous demande le schéma d'un amplificateur pour prothèse auditive à 3 ou 4 transistors, utilisant un micro à cristal et un écouteur dynamique pour une amplification de qualité.

Nous vous proposons le schéma de la figure 904 qui utilise trois transistors NPN 2N35. Un transformateur d'entrée permet d'adapter l'impédance élevée du microphone à cristal à celle du premier transistor. Les impédances primaires et secondaires sont respectivement de 200 000 à 1 000 Ω.

Une contre-réaction d'émetteur stabilise le gain et protège contre les variations de température. La qualité dépend essentiellement des caractéristiques des transformateurs de couplage.

quelques questions au sujet de ces deux appareils.

1° Vous trouverez fig. JH-911 le schéma d'un amplificateur étudié par le Bureau de Documentation de la Radiotechnique qui utilise deux des trois transistors que vous pos-

Le haut-parleur a une impédance de bobine mobile de 36 Ω .

 $2^{\circ} 2N508 = 2N322 = OC72;$ 2N322 =: OC139; CK722 - OC70.

3° Vous pouvez effectivement réaliser les bobinages du second appareil en vous inspirant des descriptions d'émettuers 72 et 144 Mc/s que nous avons déjà publiés.

Le quartz Overtone est indispensable pour tirer du 72 Mc/s sur le premier étage; si non, en partant d'un quartz ordinaire, il faudra prévoir un étage doubleur et un étage tripleur.

Vous trouverez un quartz Over-


1° Il s'agit d'une self de choc HF National R 100 comprenant 4 galettes bobinées en nid d'abeilles. Inductance: 2,75 mH, résistance 45 Ω.

2° Les traits gras représentent la ligne de masse, c'est-à-dire un gros fil de cuivre, fixé au châssis en plusieurs endroits, sur lequel s'effectuent les découplages et les retours d'un même étage aboutiront au mê-

me point.
3° Les modèles se rapprochant des caractéristiques imposées sont : TR1 = TRS 17 - TR2 = TLP 48- TR3 = TRS 25, consulter directement le fabricant.

4° Chez tous les revendeurs spécialisés dans le matériel OC.

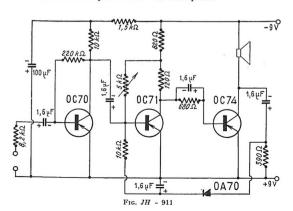5° Avec une ligne 50 à 60 Ω. 6° Non, s'il est bien réalisé. Ajoutons que le diamètre des mandrins n'est pas critique. Il convient alors de modifier les enroulements en conséquence.



NOUS DEPANNONS TOUS LES MAGNETOPHONES

A W B. BUTOBA COLLARO DICTARETTE EMI GRUNDIG

MINIFON

OLIVER

GFLOSO HERAPHONE KORTING LUGAYOX L. I. S. LUXOR MOHAWK

PERFECTONE POLYDICT PHILIPS REVERE REVOX STENOTAPE STAR

TELEFUNKEN TELECTRONIC TOLANA TRIX TRUVOX UHER WEBCOR

STUZZI

WILCOX

EN PLEIN CŒUR DE PARIS

ÉLECTRONIC

MEMOCORD



montage a transistors all-menté par 1 pile miniature 9 V et 1 de 1,5 V incor-porées. Dim.: 116 x 80 x 36 mm. Poids: 350 gr. Câ-blage sur circuit imprimé 4 PISTES

Bandes standards Défilement: 4,75 heure d'enregistrement sur bande-compteur

Nº 1

485,00

Microphone H.-P. incorporé Commandes par bouton-poussoir
Courbe de réponse : 200 à 3 500 p/s Prises : H.-P. extérieur, écouteurs ampli, micro, adaptateur téléphonique,

pédale de télécommande IDEAL POUR LES ENREGISTRE-MENTS DISCRETS. PRIX : COMPLET ETC., ETC... avec écouteur

Démonstration tous les jours sauf DIMANCHE

& RIBLIOGRAPH

CARACTERISTIQUES UNIVERSELLES DES TRANSISTORS *

TYPES H.F. DE FAIBLE PUISSANCE

N recueil de 36 pages, format 215×275 . Prix : 6,60 NF (par poste : 7,26 NF). Edité par la Société des Editions Radio. En vente à la Librairie de la Radio.

Ce recueil, le troisième de la série, présente des caractéristiques homogènes et rationalisées des transistors H.F. de fabrication francaise. Il ne contient que des données ayant une signification pratique pour l'utilisateur. Dans une large introduction sont rappelées les principales expressions mathématiques nécessaires au calcul d'un étage d'amplification H.F. à transistors.

Les deux premiers recueils concernent les transistors B.F. de faible puissance, et les transistors B.F. de puissance et moyenne puissance.

VOTRE REGLE A CALCUL

par Ch. GUILBERT

N volume de 72 pages format 27 × 21, avec 109 illustrations. Prix: 9 NF (+ t. l.); par poste: 9,90 NF. Edité par la Société des Editions Radio. En vente à la Librairie de la Radio.

Voici enfin un livre qui vous permettra de tirer le meilleur parti de votre règle à calcul et, aussi, vous montrera des applications auxquelles vous ne pensiez peut-être pas et qui faciliteront votre travail.

L'auteur ne s'est pas limité à donner des exemples et des directives précisant les manipulations pratiques à exécuter pour obtenir tel ou tel résultat, il a voulu faire en sorte que l'utilisateur comprenne le pourquoi et le comment du mécanisme de la règle de façon qu'on ne fasse plus appel à la mémoire avant d'entreprendre telle ou telle opération.

De plus, l'auteur a jugé inutile d'entraîner le lecteur dans un flot de mathématiques ; c'est donc sans effort que chaque intéressé est initié à tous les secrets de la règle.

EXTRAITS DE LA TABLE DES MATIERES

L'addition et la soustraction mécaniques de longueurs.

Les logarithmes. - Les différents systèmes; caractéristique et mantisse.

La rèale et ses échelles. - La lecture des nombres sur les échelles logarithmiques; les échelles des carrés et des cubes ; l'échelle des inverses ou réciproques; les échelles trigonométriques ; l'échelle des logarithmes; les diverses règles; le choix d'une règle.

Premières opérations à la règle. La multiplication ; la précision du résultat ; la division ; les divisions multiples; multiplications et divisions combinées; les inverses.

La règle de trois et les proportions. Puissances et racines ; les échelles « Log-Log ». - Carrés et cubes ; racines carrées et cubiques ; puissances et racines quatrièmes et au-delà ; les échelles « Log-Log » ; logarithmes népériens; inverses du carré et d'une racine.

Le curseur à trois traits. Les échelles trigonométriques. Les diviseurs ; les repères spéciaux des règles à calcul.

Le cercle à calcul. Les règles spéciales. — La règle « Electro » ; la règle « Neperlog ». La règle dans quelques applications. La règle à calcul et l'électronique. Les calculateurs à tirettes mobiles et le calcul logarithmique.

Transformations de calcul, etc.

HAUT-PARLEURS

par G. A. BRIGGS (Traduit de l'anglais par Rémy LAFAURIE)

N volume 16 × 24, 356 pages avec 221 illustrations, relié pelline deux couleurs. Prix : 27 NF (+ t.l.); par poste: 29,70 NF. Edité par la Société des Editions Radio. En vente à la Librairie de la Radio.

G.A. Briggs est certes très connu comme fabricant de haut-parleurs, mais qui ne connaît également sa réputation d'écrivain technique! Il sait vulgariser, et vulgariser utilement. Quiconque a lu un de ses livres a l'impression d'y avoir appris et surtout de savoir mettre en pratique ce qu'il a appris.

Avec « Haut-Parleurs » (déjà réédité cinq fois en Grande-Bretagne), G.A. Briggs dresse la somme de tout ce qu'il faut connaître en la ma-tière, au point de vue technologie comme sous l'angle acoustique, en faisant profiter ses lecteurs de sa vaste expérience. Les questions les plus controversées sont abordées avec souvent une brutale franchise mêlée d'une fine ironie empreinte de tout l'humour britannique.

Il sagit, en fait, d'un livre complet, traité du point de vue d'un praticien. Il s'agit aussi d'une œuvre littéraire remarquable. «Haut-Par-leurs» se lit un peu comme un roman et vous fait davantage aimer la haute sidélité. C'est vraiment un bel ouvrage de bibliothèque.

EXTRAITS DE LA TABLE DES MATIERES

L'évolution du haut-parleur. Aimants et circuits magnétiques. - Châssis ou corbeille de haut-parleurs. - Bobines mobiles et diaphragmes. — Systèmes de centrage. - Impédance et phase. trage. — Impedance et plasse. — Réponse en fréquence. — Qualité et distorsion. — Décibel et phone. — Volume sonore et watts. — Rendement d'un haut-parleur et maximum de puissance admissible. — Haut-parleurs pour salles de cinéma. — Effets directifs et déphasages. — Résonances et vibrations. — Baffles plans. — En-ceintes acoustiques. — Pavillons acoustiques. — Transistors. — Haut-parleurs électrostatiques. — Filtres séparateurs. — Contre-réaction. — L'oreille et l'audition. - Acoustique de la salle d'écoute. — Stéréophonie. — A propos des Audio Fairs. — Salles de concerts. Sonorisation des écoles. Transformateurs de sortie. Problèmes pratiques, etc.

NOUVEAU!

Une application nouvelle du magnétophone « ROBOGUIDE », 4 pistes sans fin. Donne des renseignements de toutes sortes. Si on le muni d'un monnayeur il peut devenir une source de profits pour son propriétaire.



Villes et sites touristiques. Demeures historiques. Renseignements de tous ordres. Publicité. Soins à donner aux victimes de la route. etc...

ET TOUS AUTRES EMPLOIS SUGGERES PAR VOTRE IMAGINATION

2 MODELES:

Nº 1 Modèle mural

N° 2 Modèle sur socle, autonome.

RENSEIGNEMENTS GRATUITS SUR DEMANDE

CHALUMEAU - FER A SOUDER A BUTANE

3 500 degrés de chaleur. Autonomie 30 minutes, Soude, Brase. Réparation de la plomberie. Bijouterie. Indispensable à la maison, en voiture, en camping, etc.

L'ENSEMBLE CARTOUCHES DE RECHANGE: 2 POUR

POUR ETRE « EN FORME » UN MASSEUR A DOMICILE

avec le vibro-masseur « NATIONAL » 2 allu-res réglables 110/220 V (à préciser lors de la commande). 4 accessoires : 1 pour le mas-sage du corps, 1 pour le massage du cuir chevelu (prévient la calvitie).

ET POUR MADAME: 1 pour la cellulite 1 pour le maquillage, FRANCO 70,00



N° 2

....30.00

5,50

Renseignements gratuits sur demande.

ASTOR ÉLECTRONIC 39, passage Jouffroy, PARIS-9e P. BOULETIER, Ing. B.F. PROVENCE 86-75

GALLUS-PUBLICITÉ

Page 78 * LE HAUT-PARLEUR * N° 1048

Le Journal des 'OM'

PRATIQUE DE LA CONSTRUCTION DES RÉCEPTEURS V. H. F.

ANS notre numéro 1 029, aux pages 66 et 67, nous titulé « Pratique de la Construction des Emetteurs VHF », Par l'important courrier que nous avons reçu, nous savons que ce texte a énormément intéressé de nombreux amateurs passionnés de VHF.

Aujourd'hui, poursuivant dans la même voie, nous allons nous compléter en publiant des conseils pratiques s'appliquant plus spécialement à la construction des adaptateurs ou des récepteurs VHF.

A.

Si on se limite à une seule bande par exemple, bande 144 - 146 Le choix du procédé de couplage entre l'étage HF et l'étage changeur de fréquence (ou éventuellement, entre deux étages HF) est très important. Regardons la figure I où divers montages ont été représentés (V₁ = tube HF; V₂ = tube CF ou second tube HF).

En A, le circuit accordé est monté dans la plaque du tube V₁; en B, il est monté dans le circuit de grille; dans les deux cas, le couplage est effectué par le condensateur de liaison C₂.

En C, nous avons par contre, deux circuits accordés, couplés électromagnétiquement par leurs bobines L₁ et L₂.

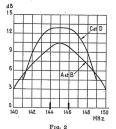


FIG. 2

Les montages C et D donnent des résultats équivalents, et leur courbe de transmission est également représentée sur la figure 2.

En comparant les deux courbes de la figure 2, on voit immédiatement la supériorité des montages C et D de la figure 1: meilleure forme de la bande passante et plus grand gain (gains mesurés à la sortie de l'étage changeur de fréquence).

Dans les montages A, B, C et D de la figure 1, nous avons représenté les condensateurs variables ou ajustables connectés en parallèle directement sur leur bobine. Il est possible de concevoir les mêmes montages avec des condensateurs variables ou ajustables ayant une armature à la masse; cette variante est rappelée en E, et elle ne change rien au point de vue réception, à ce qui vient d'être dit.

*


S'il est vrai que l'étage amplificateur haute fréquence intervient pour une grande part dans la sensibilité d'un récepteur, il ne faut pas oublier que la sensibilité considérée seule ne signifie pas grand'chose. La considération du rapport «signal/souffle» est nettement plus intéressante. Un récepteur VHF doit donc être sensible, c'est évident; mais il doit être aussi peu que possible générateur de souffle. En fait, des signaux très faibles peuvent être reçus; mais s'ils sont «noyés» dans le bruit de fond, ils sont inutilisables. Or, on sait que dans un récepteur, le souffle dépend pour 95 % de l'étage d'entrée.

Le montage amplificateur haute fréquence apportant un gain appréciable et une tension de souffle très faible est le montage cascode. La figure 3 nous remémore ce circuit. Il utilise une double triode (6BQ7, ECC88, etc...) dont les deux éléments sont connectés en série du point de vue de l'alimentation. Le premier élément triode fonctionne en amplificateur normal; le second élément est attaqué par la cathode (grille à la masse au point de vue haute fréquence).

Le gain est comparable à celui obtenu avec une pentode moyenne; mais le souffle est beaucoup moindre. Le rapport « signal/souffle » étant plus élevé, la sensibilité utilisable du récepteur est plus grande.

L_n est la bobine de neutrodynage qui résonne avec la capacité d'entrée (cathod) du second élément triode. On accorde cette bobine à l'aide de son noyau réglable dans le milieu de la bande à recevoir, disons sur 145 MHz pour la bande 144-146 MHz.

Le montage cascode convient particulièrement bien aux récepteurs de bandes étroites ou aux adaptateurs. En effet, pour les récepteurs à large bande (de 100 à 156 MHz, par exemple) l'obligation du neutrodynage est un ennui. Il faudrait faire varier la bobine La selon le réglage du récepteur, selon la fréquence reçue. Ceci n'est pas impossible, mais c'est une complication importante et de réalisation mécanique difficile. D'autres systèmes de neutrodynage sont possibles; mais le

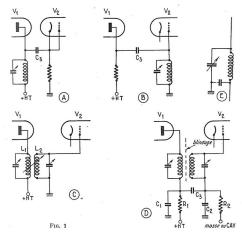


MHz — on fait généralement appel à un simple adaptateur, voire adaptateur avec oscillateur à quartz, précédant un récepteur de trafic ordinaire (pour ondes décamétriques). La recherche des stations VHF se fait par variation de la « première moyenne fréquence », c'est-à-dire par le réglage du récepteur faisant suite à l'adaptateur.


Par contré, si l'on désire écouter une plus large bande — par exemple, gamme de 100 à 136 MHz — il est préférable de faire appel à un récepteur complet et autonome, récepteur VHF du type changeur de fréquence avec « moyenne fréquence » de valeur élevée, ou du type à double changement de fréquence.

En 'D, nous avons toujours nos deux circuits accordés, mais ils sont séparés par un blindage; ils ne sont pas couplés par leurs bobines. Chaque circuit est découplé imparfaitement à sa base par les éléments R, C, et Ra, C; le couplage entre circuits est alors assuré en basse impédance, par le condensateur de liaison C, présentant une capacité relativement élevée. Ce système de couplage est utilisé dans le fameux récepteur 'VHF, type R 28-ARCS, notamment.

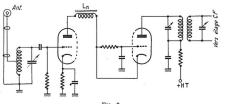Disons tout de suite que pour ce qui nous intéresse présentement les montages A et B se valent et nous donnons leur courbe de transmission sur la figure 2.



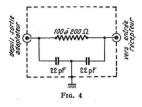problème reste le même. Aussi, pour les récepteurs à large bande, préfère-t-on généralement équiper l'étage haute fréquence avec une pentode. Certes, pas avec n'importe quelle pentode! On recherchera toujours un tube assurant un grand gain, mais présentant une « résistance équivalente de souffle » aussi faible que possible: EF80 par exemple, ou mieux pentodes à grille-cadre EF183 ou EF184. A ce sujet, précisons en passant que nous avons obtenu des résultats remarquables aux points de vue sensibilité et rapport « signal/souffle »



avec un récepteur VHF type R 28-ARC5 modifié, comportant un tube EF184 à l'étage d'entrée haute fréquence.

Nous avons dit que le souffle dépendait de 95 % de l'étage d'entrée. Ceci est tellement vrai que nous allons vous conter une expérience. Sur un adaptateur VHF comportant un étage haute fréquence cascode avec tube 6BZ7 et un étage changeur de fréquence ECC81, nous avons soigneusement évalué le rapport « signal/souffle », lequel d'aileurs était très favorable. A la suite de l'étage cascode et avant l'étage changeur de fréquence nous avons ajouté un second étage amplificateur haute fréquence équipé d'une pentode type 9 003 (pentode qui a un souffle assez important). Aux essais, le récepteur paraissait plus « nerveux » ; mais le rapport « signal/souffle » était absolument inchangé. La sensibilité utilisable reste la même, et une telle modification est donc totalement inutile. Cela montre mieux qu'une longue démonstration mathématique que le souffle, et notamment, le rapport « signal/souffle » dépendent essentiellement de l'étage haute fréquence d'entrée. Il va sans dire que la conception de cet étage d'entrée doit être très étudiée et que sa réalisation pratique doit être extrêmement soignée: connexions excessivement courtes; liaisons directes assurées par les éléments eux-mêmes; circuits accordés très compacts et montés au ras du support de lampe; découplages efficaces soudés directement aux cosses du support pour les électrodes à découpler ou au ras des circuits accordés; point de masse unique au châssis pour tous les retours : etc ...

Rappelons aussi que, quel que soit le montage amplificateur haute fréquence choisi, il y a toujours intérêt à avoir le premier circuit (circuit d'entrée d'antenne) accordé séparément. S'il s'agit d'un récepteur avec commande unique (condensateurs variables jumelés), il est recommandé de monter un condensateur-trimmer à air à commande manuelle séparée en parallèle sur le circuit d'entrée.

*


Passons maintenant à l'étage changeur de fréquence et plus précisément à l'étage mélangeur (ou mixer). Doit-on utiliser un tube pentode présentant une pente de conversion élevée ou un tube triode qui « souffle » beaucoup moins? La réponse à cette question dépend uniquement du schéma général de l'adaptateur ou du récepteur.

S'il s'agit d'un appareil simple ne comportant pas d'étage amplificateur haute fréquence, le tube mixer se trouve être le tube d'entrée. Dans ce cas, il faut utiliser un tube mélangeur triode présentant une résistance équivalente de souffle très faible.

Par contre, dans le cas plus répandu où l'appareil comporte un étage amplificateur haute fréquence, le type de tube employé à l'étage mixer n'a pas une grande importance: Pentode ou triode... le niveau du souffle en sortie ne sera pas modifié, ce niveau ne dépendant pratiquement — redisons-le encore — que du tube de l'étage amplificateur d'entrée. De ce fait,

nous conseillerons plutôt un tube pentode parce qu'il présente une pente de conversion plus élevée, donc un gain plus important.

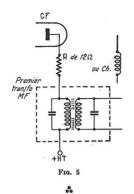En faveur de la pentode mélangeuse, disons encore qu'elle nécessite une tension d'oscillation plus faible que la triode, et qu'elle assure une meilleure séparation entre les signaux VHF et les signaux MF, ce qui souvent évite les nombreux « gazoullis » dont nous allons maintenant parler.



Qu'il s'agisse d'un simple adaptateur avec oscillateur variable ou avec oscillateur à quartz, ou d'un récepteur à large bande de fréquences (donc avec oscillateur variable), la fréquence propre de l'oscillateur est généralement assez faible : de l'ordre de 7 à 8 MHz, selon la valeur de la « moyenne fréquence ». Avant d'être appliquée à l'étage changeur de fréquence, cette oscillation subit une multiplication de fréquence importante (souvent × 18) par l'intermédiaire de plusieurs étages multiplicateurs successifs.

Sauf pour des raisons particulières, il n'est pas conseillé de faire fonctionner l'oscillateur, soit à quartz, soit variable, sur des fréquences inférieures à 7 ou 8 MHz. D'abord, parce que cela nécessite une multiplication de fréquence globale plus importante, donc un plus grand nombre d'étages multiplicateurs. Ensuite, parce qu'il faut prendre des précautions spéciales importantes de blindage et de découplage. En effet, plus on « démarre » d'une oscillation de fréquence faible, plus les oscillations harmoniques de l'ensemble sont nombreuses et rapprochées fréquences); en conséquence, plus il y a de risques de battements ou interférences avec diverses autres oscillations ou émissions, soit OC, soit VHF, ce qui se traduit par toutes sortes de petits sifflements plus ou moins importants que l'on a coutume d'appeler « gazouillis ».

Dans le cas d'un adaptateur, on obtient généralement une notable atténuation des gazouillis éventuels en intercalant un filtre passe-bas dans la portion de câble coaxial reliant la sortie de l'adaptateur à l'entrée du récepteur. Ce filtre passe-bas, représenté sur la figure 4, doit être entièrement blindé.

Si l'on utilise un récepteur VHF autonome et que ce récepteur soit le siège de gazouillis indésirables, nous aurons intérêt à utiliser un tube mixer du type pentode. En outre, dès la sortie de plaque du tube mixer, juste avant le premier transformateur MF, nous recommandons d'intercaler, soit une résistance de 12 ohms 0,5 W au carbone, soit une petite bobine d'arrêt Ch (fig. 5); cette bobine d'arrêt est constituée par une dizaine de tours jointifs de fil fin enroulé sur le corps d'une résistance de 100 k Ω 0,5 W.

Bien entendu, les étages amplificateurs moyenne fréquence et les étages multiplicateurs de fréquence doivent être soigneusement blindés et efficacement découplés sur leurs lignes d'alimentation chauffage et HT, ceci afin de soustraire ces étages à tout champ électromagnétique extérieur.

*

Pour terminer, nous conseillons à nos lecteurs de revoir ce qui a été dit précédemment au sujet des émetteurs VHF (HP n° 1 029) en ce qui concerne le câblage, la disposition des éléments, la réalisation mécanique, les blindages, les découplages et les points de masse. Tout ceci s'applique naturellement in extenso à la construction des adaptateurs et des récepteurs VHF.

Roger A. RAFFIN.

En STÉRÉO comme en MONO adoptez

"CLEVOX"

- Préamplis
- Amplis
- Tuner FM
- Tuner AM à 6 stations préréglées
- Dispositifs antivibratoires destinés
 à prolonger la durée des disques
- Enceintes acoustiques. Colonnes et coffrets à réflecteurs. Sélecteurs médium/aigu
- Chaînes complètes

Documentation H sur demande

André-Radio

48, rue de Turenne - PARIS (3e)

ARC. 48-43



L'émetteur-récepteur

CW-FONE (80 m - 40 m) ER 25

YEST un très bel appareil à l'état neuf que nous propose ce mois-ci le catalogue de l'actualité des surplus (1). L'ensemble ER25 constitue une station complète permettant de travailler sur toutes fréquences comprises entre 3 500 et 7 500 kc/s - et en particulier sur n'importe quelle fréquence des bandes amateurs 80 et 40 m — et ce, à partir de n'importe quel secteur d'alimentation 50 périodes (110-260 V) grâce à un autotransformateur incorporé à réglage continu. Le fonctionnement en télégraphie (A1) ou en téléphonie — modulation plaque et écran — se fait par une manœuvre simple. Au reste, pour plus de détails, reportons-nous au schéma d'ensemble qui est assez complexe, mais suffisamment clair pour que le lecteur averti s'y retrouve aisément.

L'EMETTEUR

Il part d'un oscillateur à 6 quartz pouvant être mis alternativement en circuit par un commutateur sélecteur. Cet étage est équipé d'un tube 6V6 (T1). La sortie est apériodique et l'étage suivant, chargé par L4-L4' ($T_2 = 6L6$) attaque le PA ($T_3 = 807$) qui est alimenté en parallèle. En effet, les tensions HF, trouvent un chemin naturel vers L1 et la série de condensateurs d'accord (Ca1 - Cas) à travers le condensateur C₁₃ de 2 000 pF partant de la plaque du PA. L₂ est l'inductance d'accord d'antenne. Les deux bobines étant réalisées sur mandrins stéatite comportent un certain nombre de prises ajustables qui permettent l'accord de plaque et d'antenne sur toutes les fréquences déterminées par le choix du quartz de départ. De cette manière, la commande est rigoureusement unique (commutateur S1). Un tube 6AQ5) placé en dérivation sur l'alimentation de la grille-écran du tube de puissance, fait chuter la tension appliquée à cette électrode en l'absence d'excitation, à une valeur telle que le courant-plaque ne puisse entraîner à une dissipation dangereuse pour la vie du tube

D'autre part, on remarquera le relais émission-réception REL1. En position E (émission) — bobines excitées - le circuit de l'antenne est réuni à L2 et l'étage HF du récepteur est surpolarisé. En position R (réception), la tension d'excitation du relais n'étant pas appliquée, l'antenne est branchée à la bobine d'entrée du récepteur, la ension de polarisation supplémentaire est abaissée par le court-circuit de R71 et la tension négative premiers étages de l'émetteur. Un second relais RL2 placé dans l'alimentation principale - primaire du transformateur d'alimentation T₁₁ — permet de mettre en service

de blocage est appliquée aux deux de l'enroulement de chauffage commun de T10.

> Le passage émission-réception se fait par la simple manœuvre de la pédale du combiné et le choix du type d'émission (téléphonie ou télé-

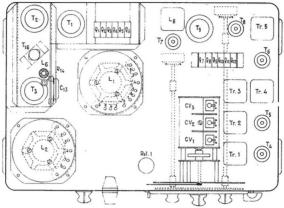


Fig. 1. - Vue de dessus de l'appareil

l'interrupteur du combiné.

Ces deux relais sont excités sous 4 volts continus, tension fournie par le redresseur Red. 1 à partir

l'émetteur par simple pression sur graphie pure ou modulée) par le contacteur S3.

L'amplificateur de modulation est composé essentiellement d'une paire de 6L6 en push-pull classe AB1 et la modulation est appliquée de la meilleure façon qui soit à l'anode et à l'écran du PA par l'intermédiaire du transformateur Tro. L'attaque du push-pull final se fait par TR_s à partir d'un tube 6J5 (T₁₀) amplificateur de tension. Le microphone à charbon est celui du combiné; sa tension d'excitation est prélevée sur les cathodes des 6L6 et Tr, avec un rapport de transformation élevé assure une attaque gênéreuse qui permet d'obtenir une puissance BF substantielle et une modulation à 100 % de la porteuse et ce, avec une excellente courbe de réponse pour un émet-teur de trafic (± 3 dB de 300 à 3 000 c/s).

En télégraphie, la haute tension n'est pas appliquée au modulateur.


Cette haute tension, commune au modulateur et à tous les étages de l'émetteur, est fournie par Tr₁₁ associé à deux valves 5Z3 (T₁₄-T₁₆). On dispose à la sortie du filtre de 600 V (250 mA) et de 70 V négatifs pour la polarisation des trois étages de l'émetteur.

Un appareil de mesures est prévu pour les réglages de mise en service et le contrôle permanent. A cet effet, un commutateur S5 à 3 positions permet d'insérer le milli-ampèremètre MA, dûment shunté, dans le circuit grille du PA (lecture maximum: 15 mA), dans le circuit plaque du PA, dans la ligne

EMETTEUR (chargé sur aérien)

Tube		6V6 (T1)		6L6 (T2)							
Emission	Télég	raphie	Téléphonie	Télég	raphie	Téléphonie pédale appuyée					
Position	travail	repos	pédale appuyée	travail	repos.						
Plaque Ecran Grille Cathode Filament Courant plaque	+ 150 V + 45 V 0 V + 0,6 V 6,3 V alt.	+ 380 V + 110 V - 70 V 0 V 6,3 V alt.	+ 120 V + 40 V 0 V 0,58 V 6,3 V alt.	+ 350 V + 230 V 0 V + 15 V 6,3 V alt.	- 70 V + 4,5 V - 6,3 V alt. 18 mA	+ 320 V 6,3 V alt.					

Tube		6AQ5 (T16)		807 (T3)					
Emission	Télégi	aphie	Téléphonie	Télég	Téléphonie				
Position	travail repos		pédale appuyée	travail	repos	pédale appuyée			
Plaque Ecran Grille Cathode Filament Courant plaque	+ 290 V + 290 V 65 V 10 V 6,3 V alt. 0 mA	+ 18 V + 18 V - 70 V - 70 V 6,3 V alt. 32 mA	+ 250 V + 250 V 6,3 V alt. 0 mA 60 V 15 V	+ 580 V + 290 V 0 V 10 V- 6,3 V alt. 90 mA	+ 640 V + 18 V 0 V - 70 V 6,3 V alt. 0 mA	+ 480 V + 240 V 0 V - 12 V 6,3 V alt. 72 mA			

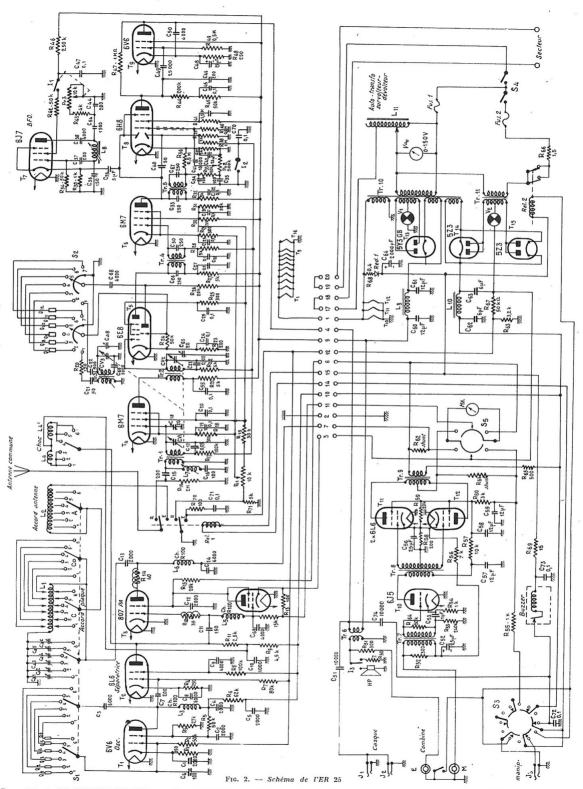

Tube	6J5 (T10)	6L6 (T11-T12)
Plaque	+ 200 V	+ 400 V + 300 V
Grille	0 V	0 V
Filament	+ 8 V 6,3 V alt.	+ 26 V 6,3 V alt. 99 mA

d'alimentation du modulateur (lecture maximum: 150 mA). Les valeurs relevées sur l'ensemble émetteur-modulateur sont consignées dans les tableaux de la page 81.

LE RECEPTEUR

C'est un superhétérodyne très classique comportant:

- 1° Un amplificateur haute fréquence équipé d'une pentode CM7 (T₄).
- 2° Un étage oscillateur-mélangeur changeur de fréquence à lampe unique 6E8 (T₆) très classique à cette remarque près que l'oscillation locale est fournie par un circuit à fréquence variable et commande par un cadran extérieur, soit par une série de quartz destinés à la réception de fréquences fixes données. Dans ce cas, la fréquence du cristal est supérieure de 472 kc/s à la fréquence à recevoir. Le choix des quartz de réception s'effectue par le sélecteur S2.
- Un étage amplificateur moyenne fréquence équipé d'un tube 6M7 (T₆) des plus classiques. sur une fréquence de 172 kc/s.
- 4° Un étage détecteur-préamplificateur BF et VCA retardé 6H8 (T_s). L'antifading appliqué aux trois premiears étages est très efficace et peut être coupé par la manœuvre du switch I2.
- 5° Un étage basse fréquence de puissance 6V6 - To - qui permet l'écoute en haut-parleur ou, par manœuvre du switch I₃, dans l'écouteur du combiné téléphonique.
- 6° Un oscillateur de battement (BFO), comportant un tube 6J7 (T2) connecté en triode et mis en service par le switch T1. Il permet d'obtenir une note musicale dans le cas de la réception des ondes entretenues pures (télégraphie). Le potentiomètre PO3 permet une faible va-

Cathode

Plaque oscillatrice

Grille oscillatrice

Filament

La sensibilité du récepteur est telle qu'une tension d'entrée moins de 20 microvolts, modulée à 30 %, produit une tension de sortie de 50 mW. La sélectivité mesurée est de 7 kc/s à 6 dB.

Comme il a été dit par ailleurs, le relais RL1 commande la mise en service du récepteur à partir de la pédale du combiné téléphonique, en réunissant l'antenne du circuit d'entrée et en ramenant à la masse les cathodes des étages HF et MF.

Les tensions mesurées sur les cosses des différents supports de lampes, en position écoute, tous potentiomètres au maximum, mais sans signal, sont consignées dans le tableau ci-dessous.

REGLAGES

On placera, en premier lieu, le ou les quartz de fréquence appropriée dans leur support (ouverture supérieure — partie gauche du châssis émetteur). Nous adressant à des amateurs-émetteurs, nous ne pensons pas que la réception à point fixe soit d'un grand intérêt, c'est pourquoi nous la passerons sous silence. On pourra, par exemple, partir à l'émission, de 3 quartz dans la bande 3,5 Mc/s et de 3 quartz dans la bande 7 Mc/s. mais toute autre combinaison peut évidemment être envisagée. Le récepteur, lui, sera mis en position 1 du commutateur S2, une fois pour

On notera que les numéros des supports des quartz correspondent à ceux du commutateur S1 pour les différentes prises sur L1 et L2.

Il y a quatre réglages fondamentaux à effectuer par fréquence. Supposons que nous ayons mis dans le support 1 un cristal de 3 600 kc/s. Mettre S₁ en position 1. La bobine L₁ (milieu du châssis) qui résonne avec Cai sur cette fréquence, doit comporter une prise Co1 à 20 spires (le bobinage entier en comporte 21) de la masse, soit à 1 spire de l'extrémité supérieure. spire, côté châssis.

tre le commutateur de l'appareil de mesure sur Ig. Presser sur le manipulateur, S₃ étant en position = graphie. Le courant grille de la 807 sera de 3 à 4 mA, ce qui est tout à fait normal.

Placer le commutateur sur IP émetteur. On lit alors le courant plaque du PA.

La valeur lue est certainement trop élevée et égale ou supérieure à 100 mA, car le circuit plaque n'est pas accordé, ce que nous allons faire très simplement en agissant sur cai. Effectuer l'opération rapidement pour éviter de détériorer éventuellement le tube final qui n'est nullement protégé dans ce cas par le tube Clamp (T16). L'accord exact du circuit correspond au minimum de courant plaque. Ce réglage devant se faire sans antenne, il n'y a aucun intérêt à laisser travailler la lampe à vide, car la dissipation de la grille écran peut atteindre des sommets dangereux et, là encore, T16 n'assure aucune protection, puisque l'excitation grille appliquée est normale.

L'étape suivante consiste à régler l'inductance de charge d'antenne L2. Il convient, tout d'abord, de brancher l'aérien à la borne placée au sommet du coffret. Presser le manipulateur. S'assurer que CA1 est bien à l'accord exact chaque fois qu'on augmente le nombre de spires de L₂. Observer que le mini-mum de courant plaque monte progressivement, ce qui indique une charge croissante. Le courant plaque doit être compris entre 70 et 100 mA pour une charge correcte. Si, malgré tout, on trouve une valeur inférieure, augmenter L1 et refaire le réglage de Cal.

Si, au contraire, on constate un courant trop élevé, ou si l'on ne trouve pas un minimum de courant plaque net, diminuer le nombre de tours de la bobine de couplage L₂. On se méfiera des charges exagérées qui donnent un minimum flou et un courant plaque excessif et dangereux pour la vie du tube T3. Il suffira alors, sur des fréquences différentes, à partir des quartz 2, 3, 4, 5, 6 de procéder de manière identique, étant entendu que pour des valeurs très voisines, des réglages sont communs.

A titre indicatif, nous avons noté quelques valeurs de L1 relatives à différentes fréquences :

3 500 kc/s: 21 sp. (L1 entière). 3 600 kc/s: 20 sp. 3 700 kc/s: 19 1/3 sp. 3 800 kc/s: 18 1/2 sp. 3 900 kc/s: 17 1/2 sp. 4 000 kc/s: 17 sp.

+ 0,8 V

6.3 V alt.

0 V

3 V

+ 1,8 V 6,3 V alt.

+ 140 V

La prise C1 se fera à 2 spires de riation de la fréquence et par conséquent de la note résultant du batla masse et A1 sur L2 à la dernière L'alimentation, non moins clas-A ce moment, et à ce moment 7 000 kc/s: 7 3/4 sp. 7 050 kc/s: 7 1/2 sp. 7 100 kc/s: 7 1/4 sp. 7 100 kc/s: 7 1/4 sp. sique, fournit une haute tension de 250 V à partir de Tr. 10 et d'une seulement, appliquer la tension ajustée du secteur d'alimentation. 5Y3GB (T12). Passer sur position « Trafic », met-Tube 6V6 (T9) 6H8 (T8) 6M7 (T6-T4) 6J7 (T7) 6E8 (T5) + 230 V + 230 V + 125 V + 30 V Plaque + 240 V + 230 V + 35 V Ecran 80 V 30 V 80 V Grille contrôle 0 V 0 V 0 V

3 V

+ 3 V 6,3 V alt.

+ 1,5 V

6.3 V alt.

0 V

- 12 V

6,3 V alt.

Bien entendu, tous ces réglages doivent être effectués avec beaucoup de soins et aussi avec la plus grande prudence, car les tensions continues sont dangereuses (≤ 500 V) et les bobines L1 - L2 sont parcourues par des courants HF qui peuvent causer des brûlures graves. On ne sera donc jamais assez prudent toutes les fois que la main de l'opérateur devra s'approcher de ces organes et il conviendra de ne jamais manipuler les prises lorsque la haute tension est appliquée.

Enfin, la mise au point du modulateur est inexistante, il suffit de passer sur la position « phonie » pour constater que la porteuse est alors modulée correctement. Le commutateur de l'appareil de mesure étant sur « IP » modulateur, indique un courant normal de 100 à 110 mA, valeur qui augmente sensiblement sous l'effet de la parole. Quant au récepteur, il ne demande aucune mise au point. L'ensemble - émetteur et récepteur - se présente sous la forme d'un magnifique coffret, de fort belle présentation, et le matériel utilisé en fait un appareil de réelle valeur et de grand intérêt qu'il serait d'ailleurs possible de modifier à peu de frais mais qui, tel quel, convient fort bien pour le trafic sur les bandes amateurs de fréquence basse: 80 et 40 mètres.

R. PIAT (F3XY).

SOLORA S.A.R.L. FORBACH - B.P. 41

DIFFUSE LE

HANDBUCH 1961/62

PRODUCTION ALLEMANDE EN APPAREILS RECEPTEURS DE RADIO DIFFUSION APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION MAGNETOPHONES **ELECTROPHONES** PIECES DETACHEES **ANTENNES**

Une magnifique documentation en langue allemande en édition de luxe de 712 pages avec clichés et caractéristiques techniques.

Envoi contre remboursement de 20 NF

Commande à adresser à :

SOLORA SARL FORBACH (Moselle) BP 41

Nous pensons que cet article pourra servir de suite à celui paru dans le H.-P. nº 1046, sous la signature de F3XY.

1° Il est tout d'abord indispensable de disposer d'un boîtier de BC611 dans lequel on fera les trous désignés dans les croquis ci-après (fig. 1).

2° Appareils de mesures : si l'on ne dispose pas des appareils d'origine tels que les équipements I15A ou IE17, on pourra s'inspirer des appareils décrits ci-dessous :


a) GENERATEUR EMISSION (Fig. 2)

Il est composé de 2 tubes : 1 tube ECH42 et 1 tube EF40; il comprend un oscillateur à quartz (triode de la ECH42), un oscillateur BF (EF40), les signaux produits par ces deux oscillateurs étant mélangés dans la partie héxode de la ECH42, l'alimentation est assurée par un petit transfo (genre transfo alimentation de cadre antiparasite CAPTE) et un redresseur sec sélénium. Un commutateur sélectionne le cristal désiré.

Si l'on a l'entretien de plusieurs BC611, on a intérêt à avoir le cristal de la fréquence désirée, dans le générateur, pour une question de commodité, pour les appareils à régler dont on n'a pas le quartz, un support de quartz extérieur est prévu pour permettre l'utilisation du cristal émetteur de l'ensemble BC611.

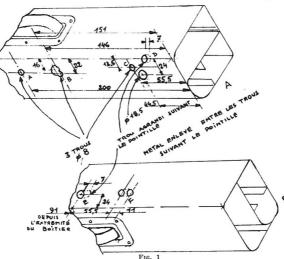b) CONTROLEUR RECEPTION (Fig. 3)

Ce contrôleur a différentes fonctions. Construit à partir d'un microampèremètre de 200 µA, il per-




3° Mesures : les différentes tensions que l'on peut relever sur un appareil BC611 sont indiquées sur les croquis de la figure 4.

Certains appareils ont une partie du câblage noyée dans une pièce de matière isolante qui entoure les supports de lampes, les valeurs sont indiquées par la figure 5.

4° Alignement du récepteur : disposer le châssis dans le boîtier percé dont il a été question au début, mettre les piles.

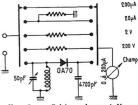Le générateur aura été réglé sur la fréquence de travail du BO611, au besoin retirer le quartz émet-



- Schema du contrôleur. Fig. 3.

teur et le placer sur le générateur, déployer l'antenne.

Si le récepteur est très déréglé, brancher un morceau de fil à la borne de sortie HF du générateur et l'approcher de l'antenne du récepteur, régler les transfos F.I. comme d'habitude au maximum de niveau de sortie BF, réduire le couplage et même débrancher le morceau de fil du générateur à mesure des réglages, de façon à ne pas saturer le récepteur (ne pas dépasser 10 volts alternatifs comme niveau de sortie BF).

FIDÉLITÉ **SOLDES** D'APPAREILS HAUTE ANNUELS NEUF GARANTIS REPRISE NEUFS OU ÉTAT


Ampli et préampli Cabasse 25 w mono	NF	900
Ampli Jason J/10 mono	NF	480
Ampli Trix stéréo	NF	400
Ampli PR 15 Thorens mono	NF	520
Ampli PR 24 Thorens stéréo	NF	1.120
Ampli - Préampli Jason J2/10	NF	850
Tuner AM/FM Duet Harmon Kardon	NF	900
Tourne-disques Lenco avec Elac diamant.	NF	225
Meuble stéréo Grundig av. magnétophone	NF	2.850
Tuner Jason Stéréo T/3	NF	750
FTC		

Concessionnaires des Meilleurs Ensembles de Haute-Fidélité

Ampex, Cabasse, Chapman, Decca, Esart, Ferrograph, Filson Fisher, Garrard, Harman Kardon, Jason, Leak, Mac Intosh, Quad, Ortofon, Richard Allan, Sherwood, Thorens, Wharfedale, etc.

Au service de la Musique depuis 150 ans...

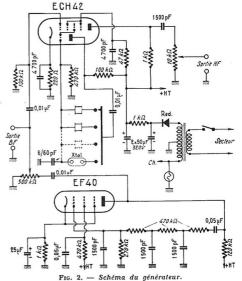Téléphone : **GUTenbera** 16-06 met tout d'abord de vérifier l'état des piles à l'aide de deux positions: 2 V et 200 V, une position 20 mA permet de mesurer le courant plaque, une position 200 uA permet éventuellement d'utiliser toute la sensibilité du microampèremètre, une dernière position permet de transformer ce contrôleur en contrôleur de champ, un jack permet de brancher un casque.



RADIO-MANUFACTURE 104, AVENUE DU GENERAL-LECLERC - PARIS-XIVO Métro : ALESIA Métro : ALESIA

(C.C.P. Paris 6037-64)

SENSATIONNEL - QUALITÉ ET BAS PRIX

Toutes nos marchandises sont neuves et garanties

Prix marqués en nouveaux francs



Toutes les lampes PHILIPS livrées en boîtes cachetées Premier choix - Remise 20

> PLATINE PHILIPS type AG 2056

PLATINE PHILIPS

type AG 2009 type semi-professionnel avec cellule stéréo. 95,00

CHANGEUR DE DISQUES AUTOMATIQUE « PHILIPS »

Changeur mono et stéréophonique. Changeur de dis-ques 45 tours. L'arrêt du disque peut se faire immé-diatement en cours d'audition et possibilité de changer le suivant.
Prix du changeur avec tête mono

PATHE-MARCONI

CONTROLEUR « CENTRAD 715 »
10 000 ohms par volt, 35 sensibilités, continu et al-ternatif. Notice sur demande.
157,00

FER A SOUDER PROFESSIONNEL 100 Watts 110 ou 220 Volts ... 15,40 Type stylo pour pefites soudures 35 Watts. 110 ou 220 Volts ... 15,80 Modèle standard : 15,80 Modèle standard : 12,90 Watts 110 Volts ... 12,90 Watts 220 Volts ... 14,60 Type 208L 150 Watts ... 20,90 100 Watts 110 ou 220 Volts 15,40 15.80 | FER A SOUDER & ENGEL-ECLAIR | SOUDER & ENGEL-ECLAIR | FER A SOUDER & ENGEL-ECLAIR | FOR A SOUDER | FOR A SOUD

CONTROLEUR V. O. C. Appareil indispen-sables aux radio-



HETER'VOC

Hétérodyne miniature. Alimentation tous courants 110-130 V. Simple, sûre, pratique et particulière-

pratique et particulière-ment précise. Un appareil sérieux à la portée de tous. 126,00 Adaptateur pour 220/240

volts. Prix

HAUT-PARLEURS VEGA Standard 17 cm culasse inversée. 12,00 17 cm spécial pour Electrophone avec cache 16,00

8,50 9,00 9,00 0,00 Elliptiques 10/14 - AP .. 15,00 12/19 - AP ...

HAUT-PARLEURS « PHILIPS » 12 cm - AP 6,50 17 cm - AP ... Spécial PHILIPS

HAUT-PARLEURS SUPPLEMENTAIRES

Utilisez un deuxième H.P. avec votre poste ou électrophone livré dans une ébénisterie gainée avec sa prise. 12 cm. **19,00** 17 cm. **22,00** 21 cm **24,00**

HAUT-PARLEUR POUR MEDIUM Puissance 18 watts 13 cm - AP

TOUS SPEAKERS « AVEC SUPER-MICRO »

Le seul microphone à cristal fonc-tionnant sans ampli spécial par simple branchement sur la prise PU de votre poste. AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT AU-DESSOUS DE DIX NOUVEAUX FRANCS
ENVOI CONTRE MANDAT A LA COMMANDE OU VIREMENT POSTAL, PORT EN SUS (C.C.P. Paris 6037 64)
Maison ouverte tous les jours de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à 19 h. 30, sauf le dimanche et fêtes.

22,00
Nouveau modèle avec 25,00

RAPY

1.4 P 0 R OR 18R OR 1,4T 76T DT 45 R 76 R 0 0 0.7 1,4T n D 0 R 43 R 43 D 1 R 1.4 R -3 T 1,4 T 0 7 -5 T 87 T ר ס 1,4 T Chassis vu de dessous

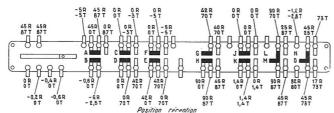


Fig. 4

émission (TRANSMITTER TANK ADJUSTMENT) pour un mini-mum de courant plaque (environ 7 mA). Ces indications sont également valables dans le cas où l'on voudrait régler un BC611 sur une autre fréquence, rappelons que le cristal émetteur est supérieur de 455 kHz au cristal récepteur, et rappelons également qu'il faut une bobine de plaque et une bobine d'antenne correspondant à la fréquence de travail.


Nous pensons que ces quelques lignes pourront permettre le ré-glage optimum de ces appareils émetteurs-récepteurs qui sont très utilisés par les amateurs.

Un BC611 en parfait état et correctement réglé permet des liaisons supérieures à celles énoncées dans la notice technique d'origine.

> REYNAUD (Georges), 4161 Chamfleury B (Avignon).

Régler ensuite les circuits HF: régler l'ajustable d'antenne au maximum de niveau de sortie, régler la bobine de plaque de l'amplificatrice HF (TANK COIL) toujours pour un niveau BF maximum, prendre soin durant ces mesures de ne jamais saturer le récenteur.

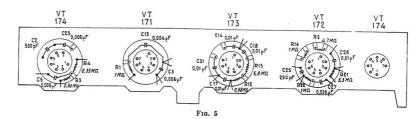5° Réglage de l'émetteur : bloquer la pédale émission-réception et régler le condensateur variable





2.15 NF la ligne de 23 lettres, sie (frais de domiciliation: 1,25 NF)

Nous prions nos annonceurs de bien vouloir noter que le montant des petites annonces doit être obligatoirement ces doit être obligatoirement)
joint au texte envoyé, le
tout devant être adressé à la
Société Auxiliaire de Publicité, 142, rue Montmartre,
Paris (2°). C. C. P. Paris
3793-60

TOUT POUR LE MODELE PEDUIT 32, rue Jean-Roque, MARSEILLE Grand choix de boltes de construc-tions. Avions. Planeur. V.C.C. Vol libre. Boltes spéciales pour télécom-mande. Bateaux navigables. Bateaux anciens. Grand choix de boltes plas-

anciens. Grand choix de boites plas-tiques toutes marques. Radiocommande: Emetteurs. Récep-teurs toutes marques. Relais Gruner. Echappements. Servo - Mécanisme. Transistors. Lampes. Tout le matériel subminiature nécessaire à vos réaliations.

sations.

Outillage complet. Pignons. Accastillage. Pièces détachées pour le train. Rails. Travelage. Signaux, etc. Apparells à transistors et à germanlum construits et à construire. Postes Monaco à construire et montés. Expéditions toutes directions conter remduions toutes directions conter remduions. boursement.

Recherche notice et schéma de récep-teur allemand des surplus. Type K.W.E.a. Bon prix. P. CLAUDIN, SAINT-ANDRE-DE-CORCY (Ain).

S.N.E.R.I. THOMSON HOUSTON

17, qual Pierre-Brunel
SARTROUVILLE (Seine-et-Oise)
25 min. Paris Saint-Lazare EN EXPANSION

A.T. RADIO

A.T. ELECTRONICIENS PREPARATEURS

DE FABRICATIONS MECANIQUES 2° et 3° ECHELONS

ACHETEURS

MATERIEL ELECTRONIQUE connaissant ANGLAIS CABLEURS

CABLEURS

Cantine, transport par car gratuit entre usine et gares :
Taverny, Enghlen, Argenteuil
Sartrouville et depuis Gennevilliers
(via Asnières et Colombes)
(via Courbevoie et La Garenne)
Ecrie ou se présenter tous les jours
8 à 12 he et les annedi après-midi
15 h. 30 à 17 h

L'ETAT recrute services techniques et administratifs, concours faciles. Indicateur Professions Administrati-ves, SAINT-MAUR (Seine).

Vds 1 Magnétophone Polydict 2 vit., complet avec pédale: 1.020 NF -1 LUGAVOX 2 vit., complet: 480 NF -1 Projecteur Heurtler PS8, bas vol-tage: 400 NF. Tél.: LAB. 29-69.

Vds matériel enregistr, professionnel, parf. état : graveuse disques 45 t. portable, umetre, 2 entrées, compositable, umetre, 2 entrées, compositable, umetre, 2 entrées, compositable, umetre, 2 entrées, compositable, entrées, en

Vends posemètre à cellule « Carpen-tier » avec étui, bon état : 30 NF. Ecrire à Daniel COLLIN, Rieux par MONTMIRAIL (Marne).

ACHETERAIS BATEAU

pneumatique genre Zodiac 4-5 places avec ou sans moteur. — FABRE, 14, r. Lamothe, ALBI (Tarn).

********** V. tubes de Geissler, polyprisme, etc. LEVEILLEY. SABLONS - DE - GUI-TRES (Gironde).

Yds ampli Thorens PR 15 état neuf. Mag. Géloso vit. 4,75, val. 740 NF. Transistor Victory Six – Baffle - H.P. Peerless 30 cm. Écrire à EPITALON, 16, bd Raspall, PARIS (7°).

Vends TUNER FM Illel 4 tubes état neuf, valeur 115 NF, cédé 60 NF. FRADY, Radio, Préfecture, CHA-TEAUROUX (Indre).

Disposant organisation vente par correspondance recherche tous arti-cles nouveaux à lancer radio et élec-tricité. Ecr. Jal qui transmettra.

Vends ciné 9,5 manivelle état comme neuf 70 NF + 4 films 30 m chaq. 10 NF. Ecr. Jal qui tr.

Etudiant E.F.R. cherche câblage do-micile. — DID. 89-68.

Remorque. Recherche remorque mo-noroue pour 2 CV CITROEN. R.C., 89, rue E.-Dolet, PIERREFITTE (S.). Etudie toujours la REPRISE ou l'échange de TOUT MATERIEL d'occasion. Ecr. M.J.R., 18, r. Virecourt, NIORT (D.-S.).

Particulier recherche S 28 en échange S 27, parfait état et accessoires, ou vente plus offrant. Ecr. Jal qui tranem

Magnétophone Grundig, 2 vitess magnetopnone Grundig, 2 vitesses, commandes automatiques, modèle spécial 5 tètes magnétiques, 2 pistes automatiques, adaptation Stéréo, Nombreux perfectionn. Excellent état sous tous rapports. Prix très réduit. Ecr. revue n° 1000.

Collect. compl. en b. ét. de « H.-P. » 9 années, 1953 à 1961, le tout 30 NF. 20 années Revue-REF complète 1935 à 1960 : 70 NF. PIGOT, 3 ter, rue Montesquieu, ASNIERES (Seine).

Vds Alimentation orig. HRO 30 NF. Chargeur 6-12-24 V, 3 à 30 NF. Compas marine Vion 60 NF. Batterie moto Exide 6 V 14 AH nve 15 NF. PIANTA, 30, r. St-Louis, Versailles.

Vds oscillo RCA 715 B 33 lampes 13 MC 490 NF. Vobuloscope Ribet 475 100 ke 2 Mc 350 NF. Ach. films 9,5 mm. B. MARSEILLE, 127, av. Par-mentier, PARIS (11'). Tel. VAU. 60-50 ap. midl.



LOCATION de films 8 et 9,5. ENVOI dans toute la France, grand choix de films occasion. Doc. grat. YVAN VERGNE - 7, rue République -NIMES (Gard).

Cse vente immeuble et cessation ac-Cse vente immeuble et cessation ac-tivité cède dans nouveau local ma clientèle de 22 années. RADIO-TELE dans gde ville sud-ouest pr prix du stock P.D. radio télé et app. mesures neufs Ribet. Facilités. Ecr. Journal q. transmettra.

OSCILLOS NEUFS COMPLETS et MONTES

COMPLETS et MONTES Le RADIO 62: 299 NF Lo TV 62: 349 NF Port et emballage: 10 NF Documentation contre 0,50 NF J.M. BONNET 1, rue de Metz - TOULOUSE

OC 44 OC 45 OC 70 OC 71 OC 72 OC 74 OC 75 AF 115 (remplace l'OC 170 qui MU échappement « TOUTE LA RADIO »

4, rue Paul-Vidal, 4 TOULOUSE Tél.: 22-86-33

CATALOGUE contre 2,50 en timbres

A vendre ensemble toupie et sele circ. avec mot. 110 V, le tout 100 NF. 1 appareil Rolleifler 6 X6 avec flash transist, parf. état 450 NF. 1 camera 16 mm Bell et Howell, tour. 3 object. clui 800 NF. SARAMITO, 8, r. de France, NICE.

Vds Mélovox 4 vit. 700 NF parfait état. DEGENEVE, 20, av. Jaurès, CHARENTON. ENT. 52-95.

Nas Cause dble emploi Tuner FM.
Bloc ECC85 - 3 EF89 - 6AL5 - EZ80 EM81, compl. état marche 150 NF.
R. GAUTHIER, 14, rue Saint-Maurice,
LYON.

Yds groupe électr. Jacobson TB état 110-220 V 60 c/s 300 W 600 NF, consomm. 3/4 de litre ess. par h. AZAIS, Le Mas-des-Vignes, MOU-GINS (A.-M.).

Vds px intér. sup. app. cinéma-radio-P.U. - + ampli-cinéma sonorisation 15 W. ETO. 43-61, 19 à 20 h.

Cause cess. activité vends 100 HP Hi-Fi Goodmans 310 mm 12.000 gauss nf, emball. d'orig., l'unité 100 NF. Px spécial pour le tout. — HILAIRE, 6, rue Basse, MONACO.

Cède fonds radio électr. télé. centre ville Pas-de-Calais. Gd logement. Ec. au Jal qui tr.

Rech. câblage électron. à domicile. Tél. DOR. 54-40 de 14 à 22 h.

Ouest 20 km mer Fds DISQUES -Radio - Petit ménag. Emplt 1er Ord. Appt 5 pees. Fac. à tenir Dame seule. Hom. dyn. peut adj. inst. élect., télé, gros ménag. Px int. Ecr. Jal qu. tr. A vendre alimentation 2000 volts, transfo Pr. 110 à 250, sec. 2 × 2 250, 200 millis, 2 tubes 866, 2 capa, 4 MF 8 000 volts, 1 transfo chauffage 866, 1 self filtrage à 2 enroulements, 1 transfo chauffage 313, Matériel QRO à prix QRP. Ecr. SELVE, 12, rue Duperré, ORAN (Algérie).

Duperre, ORAN (Algerie).

Dans votre profession, dans n'importe quel domaine vous pouvez trouver quelque chose de nouveau et l'invention pale. Mais rien à espérer tant que vous ne protégez pas vos inventions par un BREVET qui vous en conservera la paternité et le profit. Brevetez vous-même vos inventions. Notice 75 contre 2 tim. inventions. Notice 75 contre 2 tim. bres. — ROPA - BOITE POSTALE 41, CALAIS.

Vends circuits imp. préampli et am-pli 10 W Hi-Fi 35 NF compl. sans lampe. Env. doc. éer. VALLANT Pa-trice, 22, r. Nationale, AMBOISE (M.-et-L.)

Cherche contrôl. univ. en bon état. Faire offre à J.S., 13, rue de Gaulle, VILLIERS-SUR-MARNE (S.-et-O.). Recherche câblage électronique à do-micile. — Ecr. au Jal qui tr.

Recherche câblage électronique à do-micile. Ecr. à DELVAL, 11 bis, rue Lannoy, AVION (P.-de-C.).

Lamnoy, AVION (F.-qe-t.).
Pour acheter ou vendre un bon appareil de mesure d'occasion (contról. univers., hétérodynes, etc.), écrivez à J. SANTACREU, 13, r. de Gaulle, VILLIERS - SUR - MARNE (S.-et-O.). Disponibles nombreux modèles de contról. univers., hétérodynes, génér, HF, oscillos, etc., en très bon état.

Self de enor Be type Lent.

1 thon By Si pour modellation complet sans piles and
A filtres. Tout transistor.

Poids 190 gr.

Récepleur monocanal RDL 4.

Récepleur monocanal RDL 4.

Récepleur monocanal RDL 4.

Récepleur monocanal RDL 4.

Récepleur bour id. sans pile.

Récepleur bour id.

RETH RDL 2 pret à câbler.

H.P. n° 1033) pile (voir

H.P. n° 1033)

Recepleur MECATRON 3 can.

Récepleur MECATRON 3 can.

Récepleur MECATRON, 3 can. 15.00 240.00 250.00 150,00 125,00 219,45 345,45 naux
PROPOMATIC: Servo-commande à moteur. Spécial
pour commande proportionnelle 392 10

78.00 tionnelle

POUR VOS RECEPTEURS
A LAMPES:
Supprimez vos piles HT
grâce à notre convertisseur
HT 45 volts 20 m à partir de 6 volts. Dimensions: 99 × 53 × 34.
Polts: 75 gr.
BELLANATIC

MOTOMATIC

Et tout le matériel spécial.
CATALOGUE contre 2,50 en tin en timbres mandat. ou mandat. 550 articles référenciés.

« TOUTE LA RADIO » 4, rue Paul-Vidal, 4 **TOULOUSE** Tél.: 22-86-33

POSSESSEURS DE MAGNETOPHONES

Faites graver vos bandes sur disques microsillons « Haute Fidélité »

Disques 2 faces depuis 9,60 NF ESSAI GRATUIT TRIOMPHATOR

72, av. Général-Leclerc, PARIS (14') SEG. 55-36

Vds cycles, cyclomoteurs, remorques I galerie pr camion Renault 1.000 kg ou Ciltroën 1.200 kg, materiels radio div. et pièces délachées, revues et livres radio div., outillages, postes radio etc. et fds d'aliment-quincail-lerie et atelier cycles. Mat. et App. photog. — Ecr. Jal qui transm.

Recherchons Agents techniques sus-ceptibles d'assurer installations de-pannages de postes radioélectriques, téléphone sur voitures, nécessité connaître modulation de fréquence. Faire offre au Jal qui transm.

Importante Société Distributrice ALGERIE-SAHARA, filiale Groupe métropolitain premier ordre, Con-cessionnaire exclusif gdes marques appareils électro-domestiques et cessionnaire excession appareils électro-domestiques et froid, disposant important réseau et services après-vente, rech. Agence Générale Récepteurs Transistors grande diffusion. Ecr. Jal qui

Recherchons cábleurs Electronique. Travail immédiat assuré. Faire offre au Jal qui transm.

Le Directeur de la Publication : J.-G. POINCIGNON

Société Parisienne d'Imprimerie 2 bis, imp. Mont-Tonnerre PARIS (15°)

Distribué par

.....

AGENTS TECHNIQUES ELECTRONICIENS

TOUTES CATEGORIES (Céilbat. logem. prévu)
cr. ou se prés. ts les jours de 8 à
h. et samedi après-midi de
13 h. 30 à 17 heures.
filiale THOMSON-HOUSTON

S.N.E.R.I.

17, quai Pierre-Brunel SARTROUVILLE (S.-et-O.) TELE.SERVICE, 4 b, r. Duméril-13e 43 cm. Ducretet
43 cm. Console
43 cm. Tévéa 200 NF 200 NF

 43 cm. 1evea
 250 NF

 36 cm. Sonora
 250 NF

 Rotacteurs Philips équipés tubes
 tubes

 PCC.89 - PCF.80
 50 NF

Vds récepteur SX28, 900 NF -Agrand. Photo 24 × 36 Leitz. Obj. origine, 250 NF - Achète platine PU. Thorens. — TCHERTKOFF, 18, rue L.-Blum - L'HAY-LE-ROSES (Seine). ROB. 63-76, après 19 h.

Milit. carrière libre 1er mars, dip. ENP. Radiotélég. conf. dépan. Em. -Réc. AM-FM exp. prob. télécom. permis VL-PL étud. ttes prop. Ec. permis VL-PL étud. tte Journal qui transmettra.

Import. Soc. distr. gr. marque all. rech. p. Strasbourg, TECHNICIEN radio-télé t. qual. b. situation, logt ass. — Ecr. s/22.039 HAVAS, STRASBOURG, qui transmettra.

Vends un ensemble émission- réception mobile moderne de faible en-combrement. — Roger SAMYN -MARSEILLAN (Hérault). Vds TV Occ. 54 complet, tubes tout type - CLOT - 15, r. Terrusse -MARSEILLE.

Vds poste récept, suédois AM/FM, marque Luxor, parf. état 350 NF. — CHARLES, OBE. 03-63, ent. 12 h. 30 et 13 h. 30.

Vds contrôleur VOC, hétérodyne, Centrad Hétér. VOC, plus livres radio 80 NF. Ecr. Jal qui transmet. Vds dans gr. Ville S.O. mon fonds radioélectr. dans nouveau local pour le prix du stock P.D. et app. mes., convient à jeune technicien, fac., si répondant. Ecr Jal qui transmet.

On demande jeune homme de 14 à 18 ans, aimant radio et BF, pour apprendre cáblage, montage radio et technique si capable. Ne pas se présenter. Ecrire à GAREN, 59 bis, rue Denis-Papin – HOUILLES (S.-et-O.) Vds magnéto LIS E 404 1/2 Piste, 9,5/19 cm, bobines 180 mm, micro, parf. état, 500 NF. — MOREAU -ST-GEORGES-DE-MONS (P.-d.-D.).

Vds tente pique-nique 220 × 220 × 180 neuve, armature métal. Dble-toit pr 2 pers. Faire offre. Renseig. ctre enveloppe timbrée. - Ecr. Michel ROY - 12, r. Lamartine - YZEURE

V. 87 H.P. 914 à 1046. List. ctre 2 timb. Ecr. Jal q. tra.

Cède état neuf distributeurs automa-tiques chewing-gum. Présentation inédite et attrayante. Gros rapport. Prix intéressant. — Ecr. au Jal qui transmettra.

TOUTE LA STEREOPHONIE

par R. BESSON

N volume de 168 pages format 16 × 24, avec 125 illustrations. Prix : 12 NF (+ t. l.); par poste : 13,20 NF. Edité par la Société des Editions Radio. En vente à la Librairie de la Radio.

Exposer les principes de la stéréophonie, analyser les divers appareils et montages utilisés, en un mot initier le lecteur à la théorie et à la pratique de cette forme de reproduction sonore, tel est le but de cet ouvrage.

Sa première partie est consacrée à un examen détaillé de tous les systèmes d'enregistrement et de systèmes d'enregistrement reproduction du son stéréophonique utilisant le disque ou la bande magnétique, ainsi qu'à la transmission radiophonique en stéréophonie.

Puis l'auteur présente une série d'excellents montages d'amplifica-teurs et de préamplificateurs stéréophoniques mis au point par les meilleurs spécialistes, et aisément réalisables grâce aux indications données.

Enfin, la troisième partie est destinée à tous ceux qui veulent mo-derniser leurs installations mono-phoniques en les adaptant à la stéréophonie, ce qui est relativement facile.

PRATIQUE ET THEORIE DES SEMICONDUCTEURS

par R. ARONSSOHN et A.V.J. MARTIN

avec la collaboration de dix-sept des meilleurs spécialistes internationaux. 31 chapitres. Plus de 400 pages. de 50 schémas. EDITIONS PEPTA, 1, rue du Dragon, Paris-6º. Un élégant ouvrage relié de 408 pages 14 × 22 cm, abondamment illus-

tre : 30 NF (Franco 33 NF).

E cRIT pour le lecteur intelligent et soucieux d'accroître utile-ment ses connaissances, fuyant la vulgaire vulgarisation aussi bien que les stériles théories sans applications pratiques, écrit dans style alerte et précis qui ajoute à la clarté des exposés et facilite la lecture, cet ouvrage n'est en rien comparable à tout ce qui a été publié en français à ce jour sur les semi-conducteurs. C'est la somme concentrée de tout ce qu'un bon technicien doit aujourd'hui connaître, tant dans le domaine de la théorie utile que dans le domaine des applications pratiques. Tout ce qu'il faut savoir s'y trouve, et rien n'y est superflu. Il n'est pas possible, dans le cadre restreint disponible ici, de repro-duire en entier une Table des Matières qui occupe à elle seule onze pages. Les seuls titres des chapitres donneront une faible idée du soin méticuleux avec lequel a été couvert le sujet : Introduction - Le tran-- Autres dispositifs semiconducteurs - Le transistor à jonctions - Nouvelles techniques - Caractéristiques statiques — Caractéristiques dynamiques — Montages fondamentaux en alternatif — Les courants dans le transistor — Polarisation et stabilisation - Circuits équivalents - Valeurs limites ficateurs de forte puissance re - Récepteurs de radiodiffusion -Emetteurs

Diodes à semi-conducteurs — Photo-diodes et phototransistors — Etages amplificateurs - Etage de sortie classe A -- Etage de sortie classe B - Prothèses auditives - Amplificateurs de faible puissance - Ampli-Amplificateurs de fréquence intermédiai-- Oscillateurs accordés Oscillateurs à déphasage - Le

transistor commutateur - Circuits à impulsions - Amplificateurs continus - Convertisseurs continu-continu — Alimentations stabilisées — Mesures à 1000 Hz - Index alphaAPPEL GÉNÉRAL DE F9 FA

91 et 92, quai Pierre-Scize, LYON-Vo - (T. 28-65-43)

GENERATEUR BF DE LABORATOIRE

Nº 19 C de Western Electric U.S.A.

Alimenté 120 V. 40 à 60 ~. Type interférentiel. 2 Cammes : 0 à 250 c/s et 100 à 15 000 c/s. Très belle présentation et réalisation. C.V. à lames dorées, etc... Appareil de mesure de niveau de sortie étalonné en D.B. Sortie sur 600 w. En état de neuf.

PRISE DE COURANT

PROFESSIONNELLE

rond, 2 cond. de 3 m. 5,00

SUPPORT DECOUPLE

POUR V.H.F. P. tubes 829, 832, QQE 04/20 et 06/40. Isolement TEFLON et MICA. Valeur : 50 NF. En Emballage étanche.

CONDENSATEUR VARIABLE Très belle pièce U.S., lames fortement argentées. Isolement «MIKALEX» pour O.C. Extrémenent rigide et stable. Isol. 1000 V. Dimensions: 140 × 10 no. 40 x 70 mm.

C.V. POUR ONDES COURTES

TUBES RADIO NEUFS.

Axe avant et arrière 2 à Stéatite isol. 1 000 V (Made in U.S.A.). Prix

Made in U.S.A. pour 10 Amp. max. La prise mobile est li-

220.00

10,00

à 20 pF. s/

ALIMENTATION T.H.T.



Ensemble professionnel, 4 tubes (6AQ5 - 6AL5 - 2 x EY51), Alimenté en 6,3 et 250 ce bloc délivre une T.H.T. réglable par potentiomètre Maximum : 32.00

T.V. PROFESSIONNELLE

(TETE H.F.)
Equipée de rotacteur et barrettes pour les 10 canaux français. Tubes PCF80 et PCC84. Fabrication Philips. Les barrettes sont pas en circuits im-

HAUT-PARLEUR DE SONORISATION



ATIO. 6 Watts, Philips 9 803, im-bob. pédance bob. mob. : 5 Ohms. Livré dans son enceinte métal,

avec transfo spécial pour le système dit « 100 Volts ». Matériel en carton d'origine. Poids d'expédition : 43,00

INTERRUPTEUR-**INVERSEUR « SWITCH »**

Contacts et couteau en argent massif. Intensité 10 ampères. massif. Intensit Dim. Standard. 1,20

ENSEMBLE COAXIAL U.S. « AM-PHENOL » Ty-pe SO 239 et PL 259 pour





câble RG/ ou MD. 7,00 Laiton fortement argenté. Les 2

LAMPES AU NEON Sans résistance interne. Fonc



tionnent sur secteur av. résist. externe. I 000 usages. Signalisation, etc... Culot à vis 14 mm 1,50

RECEPTEUR DE TRAFIC

« BENDIX » RA 1-B. U.S. Air Force 8 tubes série octal, 6 gammes de 150 Kc/s à 15 Mc/s. Cadran lumineux très démultiplié. Equivalent du BC348, livré en parfait état avec alimentation 110/220 au silicium. 295,00 Poids 20 kg.

CONVERTISSEUR VIBRAPACK



Made in U.S.A. En appliquant à l'entrée 12 V. Batterie, on obtient 225 V. 80 à 90 Sert à mentation H.T. et au fonctionnement de ra-soirs, etc... Pds 1,9 kg 15,00

SELF A ROULETTE



SELF A ROULETTE
Belle pièce de précision, Made in U.S.A. Inductance : 25 Mirch Mandrin verte ou Stéatite Ø 57 mm, 33 Tours, compteur au 1/20 de t. Fil en argent massif, poussés Ampoule peus usages les plus poussés Ampoule p. 12 de 1/20 de

; poussés fil cuivre fortement

PREMIER CHOIX

Prix

AR8, ARP4, ARP12, ARTP1, ATP7, les 5 au choix du ATP4 lient **10,00**6A8, 6AC7, 6D6, 6SC7, 6K7, 6AC5, 6B8, 12C8, 12J5, 12SJ7, 12SC7, 36, 37, 38, 49, 56, 57, 58, PH60, RL2, 4T1 et P2, R219, 879/2 x 2, EE50, EFF50, EF50, 25L6, etc. . Prix des 5 au choix

TUBES NEUFS DE FABRICATION RECENTE

A409 - A410 - A415 - A425 - B406 -B442 - E406 - E424 - AF2 - ST198 -Les 10 au choix du client .. 10,00

RESISTANCES BOBINEES OHMIC 10 W. 10.00

0,33 - 5,6 - 9 000 et 23 000 Ohms. Fab. 1957. Les 10 . . R. Vitrifiées Sfernice, 40 000 Ω. 10 W. Sorties argentées.

3,00

SELSYNS - RESOLVERS -MOTEURS DIPHASES marques PRECILEC, SA-GEM, POTENTIOMETRES ROTATIFS, SINUS-COSI-NUS, ANALOG-DIGITAL CONVERTERS. Demandez les listes spéciales de ma-

- INNOVATION -

Sur demande, nous expédions la photo de l'objet précis que vous désirez commander, Joindre 1,50 NF à la demande, remboursés en cas de commande ou de retour de la photo.

Expédition rapide tous pays. Mandat ou chèque à la commande ou C.R. Adresse exclusive : F 9 FA, 91, quai Pierre - Scize, I/ON (59) -Têl : 28-65-43. — Compte de C.C.P. : F 9 FA - 94-62 L/NON



NOUVEAUTÉ LES APPLICATIONS PRATIQUES DES TRANSISTORS

de FERNAND HURE

Cet ouvrage répond au besoin d'ouvrir un large panorama sur un grand nombre d'applications pratiques des transis-tors, en déhors de celles qui sont spécifiquement industrielles.

Il traite notamment, d'une manière particulièrement détaillée de la conversion des tensions de faible voltage en tensions plus élevées continues ou alternatives. Différents chapitres sont consacrés aux appareils de mesure à transistors, aux organes de contrôle et de commande, aux oscillateurs et générateurs de signaux. Enfin, le dernier chapitre décrit la réalisation d'un certain nombre d'appareils, les uns à caractère utile, d'autres à caractère instructif ou amusant, tels que les détecteurs de métaux ou les orgues électroniques.

Véritable encyclopédie des applications pratiques des transistors, cet ouvrage sera apprécié par l'amateur qui pourra étendre le domaine de ses réalisations, par le technicien radio qui pourra compléter son laboratore par de nombreux appareils pratiques, et par tous ceux qui s'intéressent à cette nouvelle technique en général.

Un volume 16 x 24, 276 pages, 210 schémas. PRIX

18,00

OUVRAGES SÉLECTIONNÉS

PRATIQUE ET THEORIE DE LA T.S.F.

(P. Berché), quinzième édition,
entièrement refondue et modernisée, par Roger-A. Raffin.
Le plus grand succès en librairie connu en France en matière
de radiotechnique, magistralement

les exposés, clairs et précis, ont été conservés par Roger-A. Raffin, sans avoir recours aux mathématiques compliquées. Tous les nouveaux textes concernant les progrès récents de la technique rad-o-électrique ont été intercalés

Le volume relié, format 16 x 24, 926 pages, 665 schémas. Prix

PROBLEMES D'ELECTRICITE ET DE RADIO-ELECTRICITE (J. Brun). — Recueil de 224 problèmes avec leurs solutions détaillées, pour préparer les C.A.P. d'électricien, de radio-électricien et les certificats internationaux de radio-télégraphistes (1)** et 2* classes) délivrés par l'administration des P.T.T. ou

FORMULAIRE D'ELECTRICITE ELECTRONIQUE ET RADIO, avec commentaires détaillés intercalés dans le texte (Jean Brun). (Nouvelle édition revue et

augmentée.)

100 MONTAGES ONDES COURTES (F. Huré et R. Piat). — Principaux cha-pitres : Récepteurs - Convertisseurs - Emetteurs - Alimentation - Procédés de manipulation - Modulation - Réception VHF - Antennes - Mesures -Cuide du trafic - Utilisation des transistors - Règles élémentaires du trafic amateur. Prix

LES TRANSISTORS (F. Huré). — L'auteur a réussi à exposer d'une façon claire et précise une partie théorique traitant des principes de bases di fonctionnement des transistors, passant ensuite à l'utilisation des « troides à un seul étage », aux superhétérodynes les plus modernes et des amplificateurs de haute fidélité et de puissance.

Un volume relié, format 15 x 21, 300 pages, 255 schémas 18,00

DEPANNACE ET MISE AU POINT DES RADIORECEPTEURS A TRANSISTORS (F. Huré). — Les éléments constitutifs d'un récepteur superhétérodyne à transistors. — Les instruments de mesures nécessaires. — Précaution à observer au cours de dépannage. — Méthodes générales et recherches des pannes et de la mise au point d'un récepteur. — Vérification des postes auto à transistors. — Tableaux annexes. — Un volume relié 14,5 x 21, 100 ours Drive. 190 pages. Prix

DEPANNACE, MISE AU POINT, AMELIORATIONS DES TELEVISEURS, par Roger A.-Raffin. — Le présent ouvrage n'a pas d'autre but que d'aider le technicien radio à devenir un bon dépanneur de télévision en le guident dans son nouveau travail. Généralités et équipement de l'atelier - Travaux chez le client - Installation de l'atelier - Autoppie succincte du récepteur de télévision - Pratique du dépannage - Mise au point, alignement des téléviseurs - Cas des réceptions très difficiles - Amélioration des réléviseurs Un volume relié 14,5 x 21, 230 pages. Nombreux schémas. Prix 20,00

DISQUES HAUTE FIDELITE, STEREOPHONIE, par Marthe Douriau. — Nouvelle édition entièrement remaniée et modernisée où sont développées les deux techniques de la Haute Fidélité et de la Stéréophonie. Tout amateur ou professionnel pourra de cet ouvrage tirer les meilleurs enseignements pour une bonne utilisation d'un matériel de reproduction sonore dont l'évolution reste l'objet principal de cet ouvrage, après avoir éclairé les adeptes de la musique enregistrée sur la constitution et l'utilisation correcte des disques. sur les perfectionnements récemment intervenus et sur tout ce qu'il importe d'exiger de la chaîne de reproduction : pick-up, tourne-disques, amplificateur et haut-parleur. Un volume relié, 150 pages, format 14,5 x 21. Prix. 15,00

d exiger de la Gialla de de la Gialla de la

PRECIS DE RADIO-DEPANNAGE, par R. Crespin. Nouvelle édition 1962. — Bases CIS DE RADIO-DEPANNACE, par R. Crespin. Nouvelle édition 1962. — Bases du dépannage, méthodes, mesures, diagnostic rapide en 8 tableaux. — L'analyse dynamique par pistage, signal-injection, relaxateur. Construction de pisteurs. Réglages CA.C. et C.A.F. — Réparations et remplacements. — Récepteurs tous courants. — Récepteurs d'auto. — L'alignement des circuits en modulation d'amplitude et modulation de fréquence. — Remplacement des tubes périmés. — Dépannage des postes à transistors. — Faiblesses, bruits, distorsions. — Diagnostic systématique en tableaux synoptiques. — L'oscilloscope au travail, signal carré, analyse, réglages d'un détecteur de rapport, etc. — Parasites et déparasitage. — Mesures hors série. — Dépannage et réglage des récepteurs F.M. — Abaques et tableaux. Prix relié


HAUT-PARLEURS, de G.A. Briggs, — L'évolution du haut-parleur. — Aimants et circuits magnétiques. — Châss s ou corbeille de haut-parleur. — Bobines mobiles et diaphragmes. — Système de centrage. — Impédance et phase. — Qualité et distorsion. — Décibel et Phone. — Volume sonore et watts. — Haut-parleurs pour salles de cinéma. — Effets directifs et déphasages. — Résonances et vibrations. — Baffles plans. — Encentes acoustiques. — Transitoires. — Haut-parleurs électrostatiques. — Filtres séparateurs, pour la constitue de la 27.00 Contre-réaction. - Stéréophonie. - Transformateurs de sortie

Tous les ouvrages de votre choix vous seront expédiés dès réception d'un mandat, représentant le montant de votre commande augmenté de 10 % pour frais d'envoi avec un minimum de 0,60 NF. Gratuité de port accordée pour toute commande égale ou supérieure à 80 NF.

LIBRAIRIE DE LA RADIO, 101, rue Résumur (2) - C.C.P. 2026-99 PARIS

Pas d'envois contre remboursement

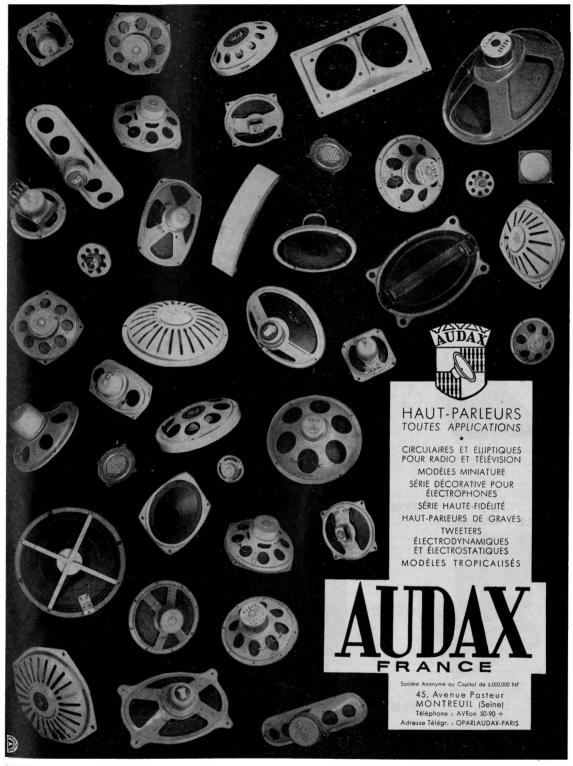Catalogue général envoyé gratuitement sur demande



SALON DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES

HALL 52 - ALLEE E - St. 6.

ERAL-REALISATIONS

FI FCTROPHONES

LE « SUPERPYCO » STEREOPHONIQUE



En valise gainée tweed grand luxe – Ampli 4 W par canal – Les H.P. gros aimant, placés dans des coffrets latéraux dégondables, formant baffles, délivrent une musicalité Haute Fldélité par système grand luxe – Contrôle graves et algués – En monophonie également permet une écoute incomparable – Platine stéréo et mono, très Grande Marque. Toutes ces qualités sont dues à une fabrication en grande chaîne qui permet la vente de cet appareil de haut luxe à un prix compétitif, grâce au Marché Commun.

Commun, Complet en ordre Venez l'écouter... en ordre de marche

349.00

389.00

LE « TWIST »

Pour les amateurs de danse, Electrophone 110-220 V. Modèle avec platine changeur 45 tours, 4 vitesses, 2 haut-parleurs, 3 boutons de réglage : puissance, aigu, grave, Dimensions : longueur 410 - largeur 350 — épaisseur 170 mm. Tête stéréo avec deuxième sortie cellule sur le côté avec cordon pour raccordement à un deuxième ampli ou sur poste.

Prix en ordre de marche

LE « MARIGNY »



Electrophone de très grand luxe - 110 et 220 V - Avec platine « Pathé-Marconi », en valise grand luxe et H.-P. de 21 cm, 4 watts, 3 lampes.

Complet, en ordre de marche

« L'ÉLYSÉE »

Electrophone avec platine grande marque, 110 et 220 V, H.-P. elliptique 12 x 19. Valise forme nouvelle vague coloris noir, jaune, gris corail, etc. En ordre de marche

219.00

289,00

MONTAGES A LAMPES ENSEMBLES A CONSTRUIRE

LE « MODULUS »



Récepteur mixte à modulation d'amplinixte a modulation d'ampli-tude et de fréquence PO-GO-OC-BE et FM, cadre à air orientable. Présenté dans une ébénisterie grand luxe, palissandre, ou chêne clair, style sobre. Dimensions : 36 x 54 x25.

L'ensemble complet, en pièces détachées. L'appareil complet, en ordre de marche...

Si vous désirez réaliser ce magnifique ré-cepteur en combiné radio-phono, prévoyez un supplément de 52,00 NF pour l'éténis-terie. Pour la platine, le prix variera se-lon le modèle que vous choisirez.

« L'ERTAL 60 »



Super alternatif, 6 lampes EL84, ECH81, 2-EBF80, 1-EZ80 et le nouvel œil magi-que EM84. Dimensions 51 x 35, hauteur sur pieds : 40, Grand codre à air blindé. Nouveau bloc Alvar, à 6 grosses touches, 4 gammes d'ondes PO - GO - OC - BE, pick-up et arrêt sur louches. Ebenisterie production de la conception moderne en bois teinte chêne clair, noyer ou polissandre.

L'appareil complet en pièces détachées ...

Cet appareil peut être réalisé en radio-phono. Supplément pour ébénisterie plus le prix de la platine choisie.

LE « SUPER TÉ »



Meuble pouvant recevoir : Modulus - Er-tal 60 - Dim. : 112 x 90 x 49 cm -Grand baffle dans la partie inf., du meu-ble permettant le montage de 5 H.-P. -Portes coulissantes - Casier à disques -Grand emplacement pour toutes les pla tines et changeurs - Ebénisterie seuel avec

390.00

PLATINES ET CHANGEURS

PLATINES 4 VITESSES

PHILIPS mono ou stéréo 4 vitesses	58,00
• COLLARO, 110/220	79,00
 PATHE-MARCONI, mono cellule céra- mique nouveau mod. 53060, 110/220 V. 	75,00
●PATHEMARCONI. Stéréo, cellule céra- mique nouveau mod. 530 IZ, 110/220 V.	81,00
PATHE, modèle 999 Z, professionnel plateau lourd, bras compensé, cellule céramique mono Stéréo	299,00
● RADIOHM 2002/2003 Stéréo	74,00
● LENCO ARM 5084, tête Ronette	240,00
● LENCO 5084, tête Stéréo	260,00
● LENCO 5084, tête GE	270,00
● THORENS TD 134 GE	400,00
● THORENS TD 134 R	360,00
THORENS TO 184 R	454,00

CHANGELIPS

302.90

239.50

405.00

CHARGEORS	
RADIOHM (nouveau modèle) changeur sur 45 tours. Mise en place automatique du bras. Livré avec centreur pour les 10 disques	125,00
PATHE-MARCONI, changeur sur 45 t. nouveau modèle, cellule céramique, mono 110/220 V 320 GO	135,00 140,00
B.S.R. Changeur mélangeur sur les 4 vitesses, nouveau modèle UA 14 avec axe central déverrouillable. Mélangeur avec tête chercheuse mono	159,00
B.S.R. Changeur ou Stéréo	179,00
PLATINE MAGNETOPHONE avec pré- ampli càblé et lampes, 2 vitesses 9,5 et 19. Compte-tours incorporé, 2 enre- gistrements (micro et direct). Retour AV	
et AR grande vitesse	445,00

MAGNÉTOPHONES

En ordre de marche

● MAGNETOPHONE CEREL, très luxueuse valise gainée. Dimensions: 30 x 24 x 14 - 1 vitesse - Bobine 12 mm - Rebobinage AV et AR grande vitesse - HP 12 x 19 - Prises micro, P.U., H.P. suppl. - Œll magique pour contrôler les enregistrements—Livré avec micro, 1 bande, 1 bobine et les fils de raccord pour enregistrement en disertire.

585,00

MAGNÉTOPHONES SEMI-PROFESSIONNELS

Dimensions: 34 x 26 x 18. Reproduction musicale fidèle et de grande qualité, - 2 vitesses - Contrôle visuel de modulation - Sortie 4 wotts - Vitesse accélérée pour rebobinage AV et AR - Entrée PU pour radio ou ampli - Entrées magnéto-phones - Compte-tours incorporé - Miero dynamique. Livré avec 1 bande Ø 127 longue durée, ovec le micro, les cordons de raccordement pour PU, ampli et la housse impermébale avec fermeture éclair.

MAGNETOPHONE TER semi-professionnel. Dimensions: 420 x 320 x 175 mm 2 vitesses de défliement: 9,5 et 19 cm/
seconde - Double piste - 4 lampes Compte-tours incorpors - He tritale Lampes - Compte-tours - Lampes corporation - Lampes - Lampes Compte-tours - Lampes - Lampes Compte-tours - Lampes - Lampes - Lampes Compte-tours - Lampes - Lampes - Lampes - Lampes Compte-tours - Lampes - Lampes

690,00 599,00

790,00

TERAL NE VIT PAS DE SOUVENIR, MAIS TRAVAILLE POUR L'AVENIR

Teral TV - Teral BF

MULTIVISION 60/110-114°

(Décrit dans le « II.-P. » nº 1 043)

TRES LONGUE DISTANCE - CHASSIS VERTICAL TELEVISEUR NOUVELLE VAGUE - PRESENTATION TWIN-PANEL

Longue distance. Présentation grand uxe avec écran 60 cm, rectangulaire, Présentation grand panoramique en plexiglass filtrant. Ebénisterie extra-plate en bois stratifié 5 teintes au choix (frêne, chêne clair, acajou, sapelli et palissandre).

Comparateur de phases. Antiparasite son et image, sensibilité vision 20 m/ volts, sensibilité son 5 m/volts.

Antiparasite, son et image. Commande automatique du gain. Alimentation par transfo et redresseurs

u silicium

Chàssis basculant et vertical.

Le Téléviseur complet en pièces déta-chées avec ébénisterie, décor, tube ca-thodique et lampes, platine HF, câblée et réglée et tout le petit matériel.

Le Téléviseur complet en ordre de marche. Convertisseur pour 625 lignes (2° chaîne) U.H.F.... 135,00

998.16

1.250.00

Le Bijou-Vision 49 110/114°

TRES LONGUE DISTANCE - CHASSIS VERTICAL Même présentation, même schéma, mêmes caractéristiques que le Multivision

899.00 Complet, en pièces détachées avec son ébénisterie.

Complet, en ordre de marche, avec balayage 625 lignes et comparateur de phases, en ébénisterie. Bois stratifié (palissendre, chène clair, acajou ou noyer, canal au choix).

GOLIATH 60/110-114°

(Décrit dans le « H.-P. » nº 1 031) EXTRA-PLAT (longueur: 600, haut: 490, profondeur: 310 mm)



Grand écran rectangulaire - Très longue distance - anti-parasite, son et image - commande automatique de gain

modifié et complété avec comparateur de phases pour le même prix

(Voir le « Haut-Parleur » nº 1 033)

Le GOLIATH, 19 lampes, COMPLET en pièces détachées, avec ébénisterie, décors, tube cathodique, lampes, etc.

PRIX COMPLET, en ordre de marche, avec balayage 625 lignes et comparateur de phases, en ébénisterie luxe (palissandre 999,00 chêne clair, acajou ou noyer). Canal au choix. PRIX ...

Le Super-David 49 110/1140

(Décrit dans le « Hant-Parleur » nº 1 038)

Mêmes caractéristiques que le GOLIATH 829.00 En pièces détachées avec l'ébénisterie

899.00 Complet, en ordre de marche

UNERS F. M.



POUR RECEPTION DE LA GAMME FM.

(87 à 103 MC/S)

Le Tuner F.M. complet avec alimentation
7 lampes, sensibilité: 1 micro/V. Se
branche directement sur toute
prise P.U. Cóble, réglé avec les
lampes EZ80, 6CB6, ECF82, 2 x
ER85, 6AL5, EM81 et avec alimentation. Entrée 75 ohms (cadran
ectangulaire). Sans 19 6,75
ébénisterie. Prix
Le même avec cadran rond et
avec alimentation (sans coffret).
Entrée 75 ohms ... 165,00
Platine cáblée et réglée avec lampes, Prix sans aliment. 119,07

pes. Prix sans aliment. 119,07 Coffret bois gainé (tons mode). mode).

AMPLIS EN PIÈCES DÉTACHÉES

AMPLI SURBOOM

4 W 5 alternatif 110/220. 3 lampes EZ80, EF86, EL84, 3 potentiomètres, graves et aiguës séparés, gain, transfo de sortie 50 x 60

AMPLI CALYPSO

5 W alternatif 110/220. 3 lampes EZ80, ECF82, EL84. 3 potentiomètres, graves 71,55 et aiguës séparés, gain, transfo de sortie géant 62 x 75

AMPLI CHARLESTON HI-FI

5 W alternatif 110/220, 3 lampes EZ80, ECC82, EL84, 3 potentiomètres, 104,10 et aiguës séparés, gain, transfo de sortie Supersonic à prises multiples.

AMPLI STEREAL

4 W alternatif 110/220, 3 lampes EZ80, 2 x ECL82. 3 potentiomètres dont u double pour stéréo. 2 canaux séparés. 2 transfos de sortie 84,25

AMPLI ROCK AND ROLL

10 W alternatif en coffret givré. 4 lampes EZ80, EF86, 2 x ECL82. 4 pr mètres, graves et aiguës séparés, gain, entrée micro, transfo de géant 62 × 75 ou avec transfo de sortie Hi-Fi TU 101 (prises multiples) 157,00

HI-FI "SUPER " AMPLI

AMPLI 12 WATTS

(Décrit dans ce numéro à la page 39)

Alternatif en coffret élégant 2 redresseurs au silicium avec montage en doubleur Latour EF86, ECC83, 2 x ECL86. Dimensions : 346 x 130 x 180. Réglage séparé des graves et des aigués. — Ampli Hi-Fi et préampli incorporé permettant l'emploi de têtes magnétiques;

céramiques, piézo. Entrée : PU, Magnétophone, Modulation de Fréquence, Micro. Sortie : Impédances multiples.

Inverseur de phase. Correcteur.

DEVIS DES PIECES PRINCIPALES

1 châssis + coffret (sans décor. 34,00 transfo alim. spécial 44,00 jeu de lampes et 2 redresseurs 55,60 condens. chimiques 19,00 transfo de sortie Hi-Fi 19,50

60,20 TOTAL COMPLET EN PIECES DETACHEES 232,30

PHOTO DE COUVERTURE

Enceinte acoustique à labyrinthe.

Hauteur 840. Largeur 500. Prof. 400. Baffle ouvert à la demande suivant les H.-P. Bois verni : palissandre, chêne clair, noyer, acajou, Teck 195,00

ATTENTION

Description Ampli Hi-Fi page 39.

MALLETTES

Mallette tourne-disques pour platine seule Mallette tourne-disques pour changeur seul Pour les 4 premiers montages d'amplis et d'après la platine ou le chan-

geu: utilisé, nous vous proposons les valises suivantes :

49,00

AMPLI EN ORDRE DE MARCHE

LE NOUVEL AMPLI « TELEFUNKEN » EXTRA-PLAT (DIMENSIONS: 310 x 60 x 230 mm) STEREO et MONAURAL (IMPORTE D'ALLEMAGNE)

2 canaux de 5 W chacun, Sortie 2 ECL82. Pour courants alternatifs de 110 à 240 V Poids 4 kg. Prises pour magnétophone, pour têtes magnétiques et cristal. Touches renforcées. Contrôle de tonalité. 285,00 Prix

500

26 bis - 26 ter, rue Traversière, PARIS - DOR. 87-74

Magasins ouverts sans interruption de 8 h. 30 à 20 h. 30 (sauf le dimanche)

DERNIER MOT DE LA TECHNIQUE LA TELEVISION AUX PRIX INDUSTRIELS « MARCHE COMMUN » JAMAIS PRATIQUES JUSQU'ICI !

54cms/110° EXTRA-PLATS

« Radio-Tubes » est heureux de présenter un Téléviseur DE CLASSE INTERNATIO-NALE, réalisé par une usine importante et joignant à des performances techniques remarquables une solidité à toute épreuve. le choix supérieur des pièces détachées et le soin apporté à la fabrication nous per-mettent de garantir toutes les pièces dé-tachées, y compris le tube cathodique pour une durée d'UN AN. Nos milliers de clients une durée d'UN AN. Nos milliers de clients de province et de Paris peuvent donc l'acquérir en toute confiance, ils seront enchantés dans leur choix ! Jugez-en : "Crand écran extra-plat 54 cms/110° tub. MAZDA 21 EZP ou 21 FCP4 (ou similaire aluminisé).

Platine HF et MF OREGA équipée des tubes suivants : EL83, 3 x EF80, EBF89 Ebénisterie de luxe en deux présenta-tions différentes (voir clichés ci-dessus)

tions differentes (voir clines ci-dessus).

Montage entièrement alternatif : Rotacteur 12 positions.

**Autres tubes de complément : 2 x EY82, EY86, 6FN5 (= EL300). EL84, ECL80, ECL82. EF80, ECF80, en tout : 16 tubes uniquement 6 V 3 de chauffage + ger-



Présentation approximative COMPETITIF « MARCHE COM-

Le Télé complet, tout monté, **790,00** réglé et en emballage.....

TELEVISEURS MULTICANAUX

MOYENNE DISTANCE
SOLDES EN L'ETAT DE NEUF
pièces détachées, tube cathodique
et tubes d'équipement garantis 6 mois
Matériel en parfait état de marche, er d'origine,

agreable.
Multicanaux, pouvant marcher dans toute la France (Standard 819 lignes). Tubes cathodiques statiques 90°. 590,00

690,00

THYRATRONS

	0	20)()	ty	/F	96	S	(
										e	ń	p	1	u	S	gl	ré	ar	10	1	(cho	ix)	
884																							15	
2D21																								,50
2050																								
2051																							12	
AC5																								,00
5696 5727																							12	,50
3/2/																								,,50

(prix sur demande) 5C22/PL522. TH6522. L165. H6435 C1B/3C31/5664 ELC1B. 4C35. 4B25 /6CF. 5545 /6CJ. 4B24 /EL3C. 5684 /C3JA. EL1C/3B22. ELC16J/5665 TG1 000.

CIA/AFX203

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF **ALFA RADIO - TESTERS** CONTROLEUR UNIVERSEL COMPACT D'IMPORTATION

Sélecteur par bouton - flèche. Voltmètre : C.C. 60 - 12 -300 - 1 200 60 - 300 - 1 200. Ohmmètre: échelle totale 0 à 20 kΩ, 0

2 Mg. Lecture centrale : 200 Ω /20 kΩ. Milli-ampèremètre C.C.: 0 à 300 micro-ampères, 30 micro-ampères, 30 mil-liampères, 300 milliampères. Décibel-mètre: -20 dB + 23 dB + 20 dB à + 37 dB. Résistance interne: a + 37 dB. Résistance interne : 3 333 Ω par V en C.A. et C.C. Précision : les gammes C.C. + 3 % les gammes C.A. + 4 %. Alimen-

EXCEPTIONNEL :

79,00

CHANGEUR DE DISQUES ENTIEREMENT AUTOMATIQUE D'UNE DES PLUS GRANDES

MARQUES MONDIALES 4 vitesses : 16, 33, 45 et 78 tours Permet toutes les combinaisons au gré de l'utilisateur

1. Peut marcher en TD 100 % automatique.
2. Peut marcher en TD changeur 4 vitesses, entièrement automatique.
3. Peut marcher en TD manuel.
Permet la répétition, le rejet, l'interruption

ou l'élimination d'un disque simplement en appuyant sur un bouton.

On peut faire marcher dans un ordre

On peut faire marcher dans un ordre quelconque des disques de 30, 25 et 17 cms mélangés ou non (sélecteur par touche). Double saphir très longue durée. Adapteur 45 tours livré avec l'appareil. Soldé neuf au prix exceptionnel de

125,00

ATTENTION: Cet appareil fait CHANGEUR AUTOMATIQUE sur les 4 vitesses et pas seulement sur les

	STA	BILIS	ATEU	R	
	DE	TEN	ISION		
OA2				7	,5
OB2				7	,5
OB3/VR90					1,5
3 pour				20	,0
OC3/VR10					,5
(3 por					,0
OD3/VR1					1,5
(3 pou					,0
STV150/2	0	1100		20	.0
STV280/4					.0
STV280/8					
85A2					.8
				39	.0

REGLETTES FLUORESCENTES préciser le voltage désiré 0 m 60 Mono complète 26,00 tube et starter . . 60 Duo complète tube et starters. 42,00 20 Mono complète tubes et starter. 20 Duo complète tube et starters. 32,00 59.00

TEL EVISEUR TRES LONGUE DISTANCE

dont la SENSIBILITE est la plus grande

VISION: 10 microvolts SON : 5 microvolts voulez faire une grosse économie

à l'achat a l'acnat... Si vous voulez recevoir la télévision même dans des régions défavorisées sans vous lancer dans des installations d'antennes trop compliquées...



FABRIQUE par une des PLUS FORTES USINES en Europe. NOTRE PRIX NET Matériel neuf, soldé. 690.00

PRÉAMPLIS DE TÉLÉ PATHÉ-MARCONI Améliore la réception dans les cas les plus difficiles. Matériel impeccable

une efficacité absolue. Iontage : 2 tubes 12AT7, ontage : 2 tubes 12AT7, 1 tube 241. Alim. incorporée indépendante du poste. Se branche directement sur le secteur. Câble coaxial avec fiche mâle et femelle. Vendu par Radio_Tubes 75,00 NOUVELLE LISTE

100 NF LES 30

composition du lot au gré du Client) 0Z4 - 1A3 - 1T4 - 1R5 - 1L4 - 1U4 - 1AE4 - 1LN5 - 1S5 - 1A7 - 3D6 -3A4 - 3B7 - 3Q4 - 3Q5 - 6AB4 -6AC7 - 6AK5 - 6AL6 - 6AM6 - 6BE6 3A4 - 3B/ - 3U4 - 3U5 - 6AM6 - 6AV6 - 6AV7 -

Nous prions nos aimables clients de ne pas commander plus d'un lot de 100 NF par mois Merci

TRANS	ISTOR EN BAISSE
OC44 ou équ	ivalent 4,50
OC45 »	» 4 ,50
OC70 »	» 3 ,90
OC71 »	» 4,50
OC72 »	» 4 ,50
OC73 »	» 7 ,00
	transistors 27.00
	transistors 30.00
OC170 »	» 10.00
OC19 »	» 15.00
OC16 »	» 15,00
OC26 »	» · · · · · · 22,00
OC28 »	» 22 ,00
OC30 »	22,00

ECHANGE STANDARD DE TOUS LES TUBES T.V.

FORMULE ELARGIE: Vous pouvez remplacer votre vieux tube par un tube reconstruit ou un tube NEUF.

Tous les deux bénéficient d'une garantie totale



150,00

Type de Référence	mètre en cm	Angle (appr.)	Concen- tration	Recons- truit	Prix Neuf	Remarques
MW31/15, 31MC4	31		Magn.	115,00	150,00	Sur demande : ver-
MW36/22,	-					rerie à fond plat.
36MG4	36 36	70° 70°	Magn. Stat.	125,00	160,00	U.S.A.
MW43/22, 43MG4, 17BP4 A.	43	700	Magn.	135,00	165,00	En neuf : Importa- tion.
17BP4 B 43M44, 17QP4 .	43	700	Magn	145.00	175.00	
AW43/80,	43	300 ,	Stat.	145,00	175,00	En neuf : Importa-
17AVP4 A AW47/91,	49	1100	Stat.	135,00	165,00	tion. En neuf : Importation sur demande.
19EBP4, 19XP4,	49	1140	Stat.	155,00	195,00	Twin-Panel, Impor- tation,
19ATP4 20CP4 21ZP4, MW53/22,	50 54	70° 70° •	Magn. Magn.	155,00	225,00 210,00	Sylvania, Dumont. G.E., West., Syl.
VK542 21,EP4, VK541 . 21YP4 B 21ATP4	54 54	70° 70°	Magn. Stat.	175,00 175,00	220,00 220,00	Cylindrique (verre- rie spéciale).
AW53-80 21FCP4, 21EZP4,	54 54	903	Stat. Stat.	175,00 155,00	220,00 195,00	Monopanel.
23MP4 23AXP4, 23KP4, 23DKP4,	59	1100	Stat.	155,00	195,00	Monopanel, Importa- tion, Prix spé-
AW53/89, AW53/90 23CP4	59/62	110/1140	Stat.	- 175,00	225,00	ciaux pour Cons- tructeurs. Twin-Panel. Import.
23HP4 27SP4	70	900	Stat.	350,00	440,00	mportation.

Remarque: L'ECHANGE STANDARD se fait instantanément. Si vous préférez recevoir un tube reconstruit avec votre ancienne verrerie, il faut prévoir un délai de libraison de quelques jours Exceptionnel: nous disposons actuellement de tubes absolument neufs, n'ayant

amais servi, avec de légers défauts d'aspect, à des prix exception lectrique normale) :	onnels : (garantie
9 cm, 19XP4 U.S.A. Monopanel	100.00
9 cm, 19ATP4 U.S.A	100.00
4 cm, 21FCP4	100.00
9 cm 33AVB4 33MB4 33DVB4 33VB4	100.00

40, boulevard du Temple, PARIS-XI

ROQuette 56-45 C:C.P. 3919-86 - PARIS

Minimum d'expédition : 40 NF (10 % pour frais de port)

PROVINCE : Vous serez servi par retour du courrier en joignant un mandat à votre commande