

REVUE MENSUELLE DE TECHNIQUE EXPLIQUÉE ET APPLIQUÉE PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE E. AISBERG

Sommaire

Reprenons contact.

Tétrode contre Penthode, par
L. Chrétien.

Les progrès de la technique de l'émission, par R. Warner.

Analyse cinématique, par E. Aisberg.

Le laboratoire portatif du dépanneur, par F. Haas. Un récepteur de qualité «3+1», par R. Gondry. Le récepteur de l'avenir.

Stations relais extra-terrestres, par C. Clarke.

Revue de la presse étrangère.




SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO, 42 Rue Jacob_PARIS_(VIE)

N° 101 - DÉCEMBRE 1945


1945


y

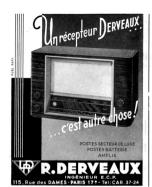





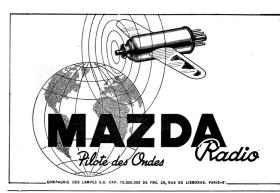

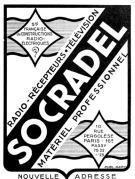





un de ces spécialistes si recherches, un technicien compétent.

En suivant...

les cours de l'



ECOLE CENTRALE DE TSF 12. RUE DE LA LUNE

COURS DU JOUR DU SOIR OU PAR CORRESPONDANCE

Demandez le Guide des Carrières gratuit

LAMPEMÈTRE MULTIMÈTRE



AUTOMATIQUE E.N.B. Type A 24

Whitable behavelers notatif your compact que complet, cet appareil est muni l'un microampèremètre à cadre mobile, de haute précision et grande sensibilité, avec remise à zéro et aiguille à couteau.

Partie Lampemètre : Mêmes caractéris-ques que le type A 12 (Voir Toute la Radio Partie Multimètre : Contrôleur Uni-versel de grande précision à 24 sensibili-tés, parmettant d'effectuer les mesures

- Internités continues et alternatives en 6 sensibilités
- Capacités en 2 gammes. Vénfration des condensaleurs électrolytiques

Présenté dans une étégante valise gainée de 42X32X15 c/m, à couvercle démo evec un confortable casier pour outils, cet ensemble trouve se place aussi bien dans l'atelier de fabrication et de décannage, que dans le laboratoire d'études et de

AUTRES FABRICATIONS MULTIMÈTRE DE PRÉCISION E.N.B. TYPE M 40 Contrôleur universel à 40 sensibilités, Micro-ampèremètre de haute précision, cadran de 100 m/m BLOC MULTIMÈTRE E.N.B. TYPE LAMPEMÈTRE AUTOMATIQUE E.N.B. TYPE A 12

LABORATOIRE INDUSTRIEL RADIOÉLECTRIQUE PROCÉDÉS E. N. BATLOUNI

25. rue Louis-le-Grand, PARIS (2°)-161; OPÉ, 37.15

la Voix de Paris

La plus belle voix du monde





OMPAGNIE PARISIENNE DE 16 Rue, S! MARC PARIS 21 . Tel: CEN. 54-36





REVENDEURS, ASSUREZ-VOUS POUR L'APRÈS-GUERRE UNE MARQUE DE QUALITÉ AYANT FAIT SES PREILVES

EMOUZY.

LA MARQUE FRANÇAISE DE HAUTE QUALITÉ

63, rue de Charenton - PARIS-XII*

DID. 07-74 et 75



CONDENSATEURS PAPIER & MICA RESISTANCES - POTENTIOMETRES BOBINAGES - SOUPLISO APPAREILS DE MESURES

Pièces détachées pour dépannage

Agent général des

microphones piézo "La Modulation"

Demandez tarif général

SMA-JACO

17, Rue Martel, PARIS-X°

Tél . :PRO. 78-38

Vente exclusivement aux Constructeurs, Commerçants & Artisans

cle l'Audar

che l'Audar

morbe l'Audar

toujours l'Audar

HAUT-PARLEURS AUDA X

45 Avenue Poster-MONTREUL 1/3015 (Seine)



RECEPTEURS

-ns-pair Dejà les meilleurs Resteront trypeurs les meilleurs

ABRICATIONS 100, Rue DOUDEAUVILLE . PARIS 18° Tel: MON. 07-62



Branche
AMATEURS
Transformeteurs
of dimensions
models 1925
répondant aux
conditions du LARE,
oux souveils l'adjes
motisation du S.C.R.
Salfs inductionce
Transformateurs 8, F

PROFESSIONNELLE Tous les transform selfs et B.F. EMISSION TELEVISION Les plus hautes références

ETS VEDOVELLI. ROUSSEAU.C.

TOUT LE MATÉRIEL RADIO

pour la Construction et le Dépannage

FLECTROLYTIQUES - BRAS PICK-UP TRANSFOS - H.P. - CADRANS - C.V. POTENTIOMÈTRES - CHASSIS etc

PETIT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

RADIO-VOL

155. Avenue Ledru-Rollin - PARIS (XI*) Téléphone - ROO. 98-64

AVIATION CIVILE (Fonctionnaires du Ministère de l'Air) Agents techniques et Sous-ingénieurs des Constructions ade

NAVIGATION AÉRIENNE. — Brevets élémentaire et supérieur de Navigateur aérien. Licence de Pilote et de Mécanicien de transports publics.



COURS PAR CORRESPONDANCE SECTION AIR. AÉROTECHNIQUE ET INDUSTRIE 52, Avenue de Wagram, PARIS

SECTION T.S.F. ET RADIOTECHNIQUE 3, Rue du Lycée, NICE (A.-M.)

MARINE MARCHANDE. — Examen d'entrée dans les Ecoles Natio-les de la Marine Marchande en vue de la préparation au brevet Maître-Radioté(graphiste de la Marine Marchande. COLONIES. — Opérateurs. Vérificateurs, Contrôleurs. Les Diplômés 3.7.7.7. sont admis sans concours, les autres après concours

MARINE ET AIR. - Admission comme radio par vole d'enga-

nent. Bazage scientifique et technique recommandé. AVIATION CIVILE. — Opérateurs et Chefs de poste d'Aérodrome. P.T.T. — Brevets de 1ºº et 2º classe et spicial. POUCE. — inspecteurs Radioélectriclens.



RADIOTECHNIQUE PRINCIPALES SECTIONS, — Cours de Monteur-Dépanneur, Radiotechnicien, Dessinateur, de Sous-ingénieur et d'ingénieur radiotechnicien, opérateur en Cinéma, Télévision et Radio-

ÉLECTRICITÉ ET DESSIN PRINCIPALES SECTIONS - Cours d'Apprent et Monteur Technicien et Dessinateur, Sous-Ingénieur et Ingénieur.

AÉROTECHNIQUE MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Envoi du Programme contre 10 fr. en timbres

nautiques.



NOR. 15-64. 05-09

APPAREILS ET PIÈCES POUR MESURES RADIO ET TÉLÉVISION

Vous présente son nouveau

PICK-UP PIÉZO-ÉLECTRIQUE



- PUISSANT Tension de sortie moyenne 1,5 V.
- PUR Finesse de son inégalable.
- FIDÈLE Courbe droite de 42 à 6.500 p.
- . LÉGER Poids sur l'aiguille 80 gr. Volume contrôle incorporé. Tête reversible. Fixation automatique de l'aiquille.

PRÉSENTATION Nickel mat et noir ou givré brun

BATI EN 20 ANNÉES LA RÉPUTATION

DE SES

POSTES

ATELIERS RADIO-ÉLECTRIQUES

ARPAJOU

17. Rue Dieu. PARIS (10°) et 2, Rue Jean-Jaurès, ÉVREUX (Eure)

CONSTRUCTEURS DES POSTE

"FOIRE DE PARIS"

- Le MINIATURE "BLANC", portatif luxe
- Le JUNIOR, super aux dimensions réduites Le STANDARD, montage luxe à contre-réaction.

Notre nouvel AMPLIFICATEUR 25 watts à contre-réaction AMPLIFICATEURS 10 WATTS

Nos spécialités : MEUBLES RADIO-PHONO depuis le 6 lampes avec HP 25 cm. au 10 lampes en 2 chassis avec HP 34 cm. permanent

TOUTE NOTRE PRODUCTION EST LIVRABLE SOUS 8 A 15 JOURS

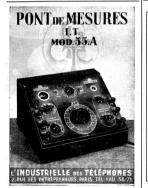
MAGASIN DE DÉTAIL : RADIO-CENTRE 20, Rue d'Hauteville, PARIS (10+) - Tél. : PRO. 20-85 MANAGORIA POR SOLUTION DE LA CONTRACTORIO POR LA CONTRACTORIO DE LA CONTRACTORIO DELIGIO DE LA CONTRACTORIO DE LA CONTRACTORIO DE LA CONTRACTORIO











GÉNÉRAL RADIO

1, Boulevard Sébastopol, PARIS (1°')

•

APPAREILS DE MESURES

POLYMÈTRES, CONTROLEURS, LAMPEMÈTRES

GÉNÉRATEURS HF, OSCILLOGRAPHES

AMPLIS ET POSTES

TOUTES LES PIÈCES POUR T.S.F. TRANSFOS, H.P., C.V., CADRANS, CHIMIQUES

CHASSIS, LAMPES, ETC...

GROS

DÉTAIL

















REVUE MENSUELLE DE TECHNIQUE

EXPLIQUÉE ET APPLIQUÉE DIRECTEUR .

E. AISBERG

12º ANNÉE

PRIX DU NUMÉRO 40 Fr. ABONNEMENT D'UN AN (10 NUMÉROS)

- FRANCE 350 Fr. ■ ÉTRANGER 400 Fr.
- * Théorie générale
- * Laboratoire et mesures
- ⋆ Dépannage
 - * Conception et réalisation
 - * Électroacoustique
 - * Télévision
 - * Ondes courtes
 - * Electronique * Presse étrangère

TOUTE LA RADIO a le droit exclusif de la reproduc tion en France des articles de la



NEW-YORK USA

Tous droits de reproduction réservés pour tous pays. Copyright by Editions Radio Paris, Décembre 1945.

PUBLICITÉ : M. Paul RODET 143, Avenue Emile-Zola - PARIS-XV® Téléphone : SÉG. 37.52

SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO

42, Rue Jacob - PARIS-VI® COMPTE CHÈQUES POSTAUX :

Téléphone : LIT 43-83 et 43-84

Keprenons contact

C E contact fut rompu en juin 1940, au moment le plus tragique de la vie du pays. Le 2 juin 1940, la Luftwaffe, en bom-bardant la région parisienne, incendia l'im-primerie de TOUTE LA RADIO. Dans le sinistre nous subimes la nerte de nos stocks de panier, de clichés, compositions, etc...

En contemplant les flammes qui dévoraient ces lieux où un labeur pacifique nous appelait tous les mois, nous avions la vision exacte du monde que nous préparait la domination teutone : destruction brutale de mination teutone : destruction brutate de toutes les valeurs spirituelles, asservissement à la force, écroulement final d'un mode de vie et de pensée qui ne manqualt ni de

Passons rapidement sur la sombre période qui a suivi. En dépit des objurgations des milliers de lecteurs nous n'avons pas voulu faire reparaitre TOUTE LA RADIO sous r'occupation. Faire un « ersatz » de revue eût été incompatible avec tout le passé de notre or-gane. N'y avons-nous pas lutté contre l'envahissement de notre marché par le matériel « Made in Germany » ? Le procès des criminels de guerre, qui se déroule à Nuremberg, nous donne raison, en révélant que l'Allema-gne « s'armait avec l'argent de ses ennemis ».

Plutôt que de changer notre ligne de conduite en opérant une méprisable volte-face. nous avons préféré nous ilvrer à des activités plus conformes aux intérêts supérieurs du pays. La plupart de nos collaborateurs ont participé à la lutte que, quatre années duparticipé à la lutte que, quatre années du-rant, le peuple de France livrait à son op-presseur. Le montage des émetteurs clandes-tins a valu à certains d'entre eux de connai-tre les cachots de la Gestapo et le camp de Dachau. D'autres ont vécu la périlleuse existence des maquis. Tous, chacun à sa ma-nière, ont combattu je boche.

E T maintenant, au terme de ces terribles es épreuves subles en commun Vous devinez, amis lecteurs, l'émotion qui nous étreint lorsque nous traçons ces lignes. Depuis vingt ans, tous les mois nous nous adressions aux techniciens par la voie des revues dont nous assumions la direction. Depuis février 1934, TOUTE LA RADIO a réuni autour d'elle une véritable famille, la grande famille des tech-niciens français de ja radio. Aujourd'hui, avec ce premier numéro de la nouvelle série, elle renoue ses bonnes et vicilles habitudes.

Dès la Libération, nous avions hâte de faire reparaitre notre organe dont la tâche. In the constitution of the constitution o édité quatre recueils d'études sous le nom de « Cahiers de Toute la Radio », où les principaux progrès accomplis depuis cinq ans ont été passés en revue.

V OICI donc, enfin, ce premier numéro de TOUTE LA RADIO que vous tous attendiez avec une impatience dont des milliers de lettres nous apportaient l'écho. Si notre revue a grandi par son format, elle a aussi mûri dans son contenu, car la technique même que nous servons tous avec tant de passion a considérablement évolué en ces récentes années.

Les impérieuses nécessités de la guerre ont suscité des développements révolutionnaires dans les domaines des ondes ultra-courtes de la modulation de fréquence, de la technique des impulsions, de la construction des tubes électroniques, etc... Il nous appartient de documenter nos lecteurs sur tous ces problèmes et de leur faire rattraper le plus vite possible le retard imposé par la rupture des relations avec l'Etranger et par le secret gardé jusqu'à présent pour les applications militaires. Nous avons clairement conscience de la gravité du devoir qui nous incombe en vue d'aider notre industrie prendre un nouvel prendre un nouvel

Pour faire face à cette tâche, il nous faudrait un nombre de pages bien supérieur à celui dont nous disposons. Dès que le papie sera moing rare, nos numéros grossiront. En attendant, l'emploi de caractères compacts, mais blen lisibles, nous permet déjà de vous offrir une documentation substantielle dont vous étiez privés depuis plus de cinq ans. Il nous faudrait aussi disposer d'une attribution supérieure de papier pour répondre à

la demande accrue de notre publication, Ce premier numéro n'est qu'une ébauche de ce que deviendra notre revue. Certaines rubriques (dépannage, presse étrangère) seront élargies, d'autres seront créées en fonction des nouvelles branches dont la technique s'est en-

Le concours de plusieurs ingénieurs réputés nous permet d'offrir à nos fidèles lecteurs un tableau complet des progrès accomplis en France et de montrer ainsi à ceux qui nous lisent à l'Etranger, qu'en dépit de toutes les difficultés, rien n'a pu freiner la marche victorieuse de la science et de la technique

En sens inverse, nous pourrons amplement renseigner nos lecteurs sur l'évolution de la technique étrangère grâce, d'une part, à Rosen, notre correspondant particulier aux U S.A., et, d'autre part, à l'accord d'exclusivité réciproque établi avec notre excellent confrè-re Hugo Gernsback, directeur de RADIO CRAFT. En vertu de cet accord, un échange fécond de documentation et de renseignements de jaboratoire s'établit entre les deux pays

Voilà sous quels excellents auspices n reprenons la publication de TOUTE LA RA-DIO, Mais notre revue ne nous satisfaira entlèrement que lorsque vous l'aurez soutenue par vos suggestions, vos critiques et encou-ragements. Il faut que les idées se remettent à circuler entre nous dans les deux sens. Re-prenons contact ! --- E. A.



Le problème de l'amplification de puissance est fort complexe. Il n'est pas dans nos intentions de le traiter entiférement ici. Nous voulons simplement établir la comparaison des mérites et des défauts de deux types de lampe. Nous avons cependant jugé nécessaire de rappeler certai-

nes notions fondamentales.

L'article comporte done un assez long préambule que les initiés pourront passer.

L'article comporte done un assez long préambule que les initiés pourront passer.

L'article comporte de la limité par l'article de la limité de limité de la limité de limité de la l

tracé.
En conséquence, nous avons jugé suffisant de souligner quelques aspects souvent négligés du problème. Cependant, nous estimons que la comparaison est assez éloquente.

Amplification en puissance et en tension

Un microphone, un pick-up phonographique, un lecteur de cinéma sonore, un détecteur de radio-récepteur fournissen: une puissance électrique blen trop faible pour alimenter directement un haut-parleur Il faut donc utiliser un amplificateur.

teur.

Notons blen que nous avons besoin de puissance étectrique pour produire les vibrations de la membrane du haut-par-leur. Le rôle de l'amplificateur, c'est donc de substituer une grande puissance électrique à une puissance électrique à une puissance électrique trop faible.

L'expérience montre que, dans les contitons les plus usuelles, la mellieurs maest, c'hacort, d'élèvre le niveau de la reson fournie par le dispositif c'éntrée, novem c'un ou de plateira élesse par control de la companya de la companya de control de la companya de la companya control de la companya de la companya publication d

demontre la ligure 1.

Un amplificateur, dont l'impédance
d'entrée est de 1 mégohm, reçoit une tension de 1 volt efficace. A la sortie, on
trouve une tension de 0.5 volt entre les
extrémités d'une impédance de 2 ohms
(bobine mobile d'un haut-parleur, par

TETRODE

contre

PENTHODE

Pius les idées préconques sont fausses et répandues, plus est grand le mérite de l'auticonfermiste qui les attaueu. A ce titre, Lucien Chrétien a droit à noter recommissance, pusque, dans l'étade c'hessous. Il last en brèet qui ren sont pas moins inexactes. Le rôle néfaste des distoriers de noinearis, l'importance de la transmodulation l'emplo opportun de pushpuil et de la contre-réaction, voilà quelques-unes des notions que son étude
permet de riviers très utilienent.

Le « gain », ou « rapport d'amplification en tension » est de : 0,5/1 ou 0,5. Ce n'est pas un gain; c'est une perte. Mais il n'en faut pas conclure que l'amplificateur ne remplit pas sa mission. En effet, la puissance d'entrée est de :

effet, la puissance d'entrée est de E⁰/R = 1 × 1/10^e ou 1 μW. La puissance de sortie est de :

La puissance de sortle est de : 0.5 × 0.5/2 ou 0.125 watt. Et le rapport d'amplification en puissance est de :

0.125 10-4 ou 125.000.

Cet exemple permet déjà de comprendre que le calcul du gain en puissance fait intervenir non seulement les tensions, mais aussi l'impédance des circuits. C'est qu'en effet, une puissance électrique est une combinaison de plusieurs fac-

soit intensité et tension.
 soit tension et impédance.
 soit intensité et impédance.

Pour intense et impensive.

Pour obtenir une grande puissance
électrique, il faut fournir une grande tension et une grande intensité. En conséquence, les petits tubes amplificateurs



Fig. 1. — Schéma équivalent d'un amplificateur de puissance.

ordinaires ne peuvent point fournir une grande puissance électrique. Il faur faire appel à des tubes spéciaux dont la cathode peut débiter une grande intensité. C'est la raison pour laquelle le dernier étage d'un amplificateur de puissance est toujours équipé avec des tubes spéciaux, dits e tubes de sortie > ou « tubes de

Les qualités d'un tube de puissance

a) SENSIBILITE. — Il est évident qu'on cherche à obtenir un gain en puissance aussi élevé que possible. En d'autres termes, on veut que l'étage fournisse une puissance de sortie aussi-grande que possible pour une puissance d'entrée aussi petite que possible. On peut substituer l'idée de puissance d'entrée à celle de tension d'entrée. Cette qualité est la sensibilité du tube de puissance.

sion d'entrée. Cette qualité est la sensbilléé du tube de puissante que la sen-On convient généralement que la sentension sinusoldale, exprimée en volta efficaces, qu'il faut introduire entre castione et grille, pour obtenir la puissant standard de 50 milliwatts dans l'impédance de charge optimum.

D'après cela, il est certain qu'une lampe est d'autant plus sensible que le chiffre qui mesure cette sensibilité est plus petit. b) BENDEMENT. — La puissance four-

b) BENDEMENT. — La puissance fournie par la lampe vient de la source d'alimentation anodique. En fonctionnement, la lampe emprunte une certaine intensité moyenne I, intensité que permet d'apprécier un appareil de mesure à cadre. Il y correspond une certaine puissance W, qui est donnée par :

 $W_4 = I_{\bullet} \times V_{\bullet}$ V_{\bullet} étant la tension de la source anodi-

Que. Le tube fournit aussi une certaine puissance utile Wm, sous forme de courants teléphoniques dans le circuit d'utilisation. C'est cette seule puissance modulée qui ment anodique de l'étage, le rapport entre la puissance utile et la puissance fournie par la source (voir aussi fig. 2) : $0 = \frac{w_m}{w}.$

C'est pour améliorer le rendement que l'on a imaginé différents modes de fonctionnement ou « classes » : fonctionnement en classe A. classe AB. classe B. etc...



g. 2. — Les différents éléments d'un éta amplificateur de puissance.



chacune des classes admettant elle-même plusieurs subdivisions. Par exemple, en classe A, le point de repos est choist au milleu de la caractéristique dynamique et milieu de la caractéristique dynamique et il n'y a point de courant de grille. Il en résulte que le courant emprunté à la source anodique est pratiquement con-tant. Dans ces conditions, il est évident que je rendement s'accroît à mesure que l'on cxige une puissance plus grande de l'étage de sortie. Mais il ne faut pas seulement condidèrer le rendement; il faut aussi tenir compte de la distorsion.

c) DISTORSION. — Il ne suffit pas qu'un tube de puissance fournisse une grande puissance électrique. Il faut aussi que la distorsion ne dépasse pas certai-nes limites. Le distorsion produite par la lampe est de la distorsion d'amplitude. la iampe est de la distorsion d'ampiritude. Elle se traduit par l'apparition de compo-saisse les des la composition de compo-saisse les des la composition de la composition de distorsion est la rapport Le taux de distorsion est le rappor-entre l'intensité efficace des composantes harmoniques et l'intensité de ja compo-sante fondamentale quand on alimente l'étage en courant sinusoidal.

Ainsi, le taux de la distorsion s'exprime en « centièmes » ou comme un «pour-

me en c'entifemes » ou comme un spour-centage ». Qu'on atige une puisance par l'entire de l'entire de l'entire de l'entire de boservera naturellement que le taux de distorsion s'accroît (1). On peut consi-dère la distorsion comme négligable au-dère la distorsion comme négligable au-dère la distorsion comme négligable au-dère la distorsion comme négligable au-derient notable. Au delà de 10 0/0 elle est inadmissible pour la pitpart des applica-tions, augmenter le rendement d'un étage de distorsion, augmenter de l'entire de l'entire de la distorsion.

ia distorsion.

On arrive ainsi à cette remarque importante que la valeur du rendement d'un étage n'a sucue signification si, en même tenps, on n'indique pas le taux de distinction de la company de

Considérations sur le taux de distorsion

Dans la mesure du taux de distorsion lobal, tous les harmoniques sont, en uelque sorte, mis dans le même sac. Or, leur importance pratique est pourtant tout à fait différente. L'oreille tolère beaucoup plus facilement les harmoni-

Cela n'est pas rigoureusement vrai si l'on considère les mathématiques. Mais, en pra-tique, l'affirmation conserve toute sa valeur.

ques de rang pair que les harmoniques de rang impair. C'est un fait expérimental facile à mettre en évidence.

Il suffit de monter un amplificateur qui fabrique à volonté un harmonique II ou fabrique à volonté un harmonique II ou un harmonique III. Un taux de 5 0/0 d'harmonique II est pratiquement indis-cernable pour beaucoup d'individus, alors que le même taux, pour l'harmonique III, saute immédiatement « aux oreilles » (si l'on peut se permettre l'expression). L'harmonique V est encore plus nettement agressif...

On peut donc déjà conclure que le taux de distorsion ne raconte pas toute l'his-toire, à moins qu'on ne calcule un taux particuller pour chacun des harmoniques. C'est d'ailleurs la tendance actuelle.

La transmodulation

Mais ce n'est pas encore tout. Même Mais ce n'est pas encore tout. Même en tenant compte des considérations pré-cédentes, on note souvent que le taux de distorsion ne donne qu'une indication très approximative de la véritable qualité acoustique d'un système reproducteur. En dernier appel, le meilleur juge est tou-jours l'oreille, à condition qu'elle soit enablement entrainée

Or l'oreille donne parfois des indica-tions qui sont en contradiction absolue avec les appareils chargés de mesurer la distorsion. L'oreille doit avoir raison... Mais quelle est la cause physique de cette contradiction ? C'est la transmodulation.

Pour mesurer la distorsion, on applique une tension sinusoïdale à l'entrée de l'amplificateur. Or, cela ne reproduit pas du tout le mode d'utilisation habituel. ou tour se mode d'utilisation nabituel. En effet, quand nous écoutions la re-production d'une œuvre musicale quei-conque, la grille d'entrée ne reçoit pas une unique tension sinusoldale, mais des tensions de forme, de fréquence et d'am-plitude très différentes. Et c'est cela qui change tout.

Simplifions la question le circuit de grille soit attaqué par deux tensions sinusoidales de fréquences P, et F, La caractéristique de transmission rétant généralement pas droite, il en résulte que nous trous cuit de sortie, en plus des fréquences F, et F, : a) Les harmoniques 2 F_i, 2 F_b, 3 F_i, 3 F_i, 3 F_i, des tensions d'entrée, ce qui constitue la distorsion e classique ». b) Des tensions dues à la modulation mutuelle des composantes fondamentales; P. + P. P. - P.

c) Des tensions dues à la modulation mutuelle des fondamentales et des harmoniques :

d) Enfin, les tensions harmoniques peuvent aussi se moduler réciproque-ment...

Nous n'en finirions pas d'énumérer toutes les combinaisons possibles. Les com-posantes ainsi produites ne sont plus des harmoniques. Ce sont ce que les acousticlens appellent des « partiels ». Or. ce qui distingue le « bruit » du « son m . c'est précisément la présence de partiele

L'importance de ces composantes para-sites est déterminée par la grandeur de l'amplitude de F, et de F, ainsi que par la forme des caractéristiques dynamiques, la forme des caracteristiques dynamiques.

Tout cela n'a plus que des rapports
lointains avec le taux de distorsion classique... On peut alors se demander pourquoi on s'obstine à apprécier la qualité
d'un amplificateur uniquement d'après ce

coefficient... Nous pouvons répondre svec une seule phrase : La mesure de la trans-modulation est extrêmement délicate... Dites-vous bien cependant que c'est la transmodulation qu'il faut accuser quand, dans le fortissime de l'orchestre, votre haut-parleur ne vous transmet plus qu'un épouvantable fouillis sonore, dans lequel

se noient tous les timbres des instru-Nous avons maintenant à notre dispo-

sition tous les éléments nécessaires pour faire l'examen annoncé dans le titre de

Le cas de la penthode

Nous n'avons point l'intention d'en re-prendre ici l'étude complète d'un étage de puissance. Nous nous bornerons seu-lement à souligner certains aspects nécessaires pour éclairer la discussion.

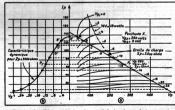


Fig. 4. - Caractéristique dynamique d'une penthode de puissance de type courant

On ne peut juger des qualités d'ane lampe d'après ses constantes principales: pente et résistance intérieure. La seule méthode rationnelle est l'étude graphique, faite d'après les courbes caractériznous révélent toutes les possibilités de la lampe, ses qualités comme ses faibles-

Dans la figure 4 a, nous avons tracé le réseau I, /V, d'un tube penthode d'une puissance de 18 watts. Il ne s'agit pas d'un tube fictif, imaginé pour les besoins de la cause. Ces courbes sont des caractéristiques dites « statiques ». Elles sont tracées en courant continu, sans qu'aucune impé-

courant continu, sans qu'aucune impe-dance soit disposée dans le circuit ano-dique. Elles ne correspondent donc pas au fonctionnement réel. Dans la réalité, il y a évidemment un haut-parieur... cela change beaucoup de choses.

Toute variation d'intensité provoque l'apparition d'une tension entre les bor-

nes du haut-parleur. Si l'on admet que nes du naut-parleur. Si l'on admet que l'impédance Z, de ce dernier est obmique, la tension instantanée appliquée à la plaque est égale à la somme algébrique de la tension anodique V, et de la tension v,. Cette dernière est égale à — Z, 1,... Elle peut donc, arithmétiquement s'aller peut de la companie de la compa jouter ou se retrancher.

On peut facilement montrer que le point de fonctionnement se déplace sur une droite, qui est la droite de charge. Cette dernière a une inclinaison déterminée par Z,. Elle passe nécessairement par le point de repos P. Ces indications nous per-mettent facilement de construire cette droite. C'est ce que nous avons fait dans

la figure 4 b. la ligure 4 D.

Nous avons tracé aussi la branche d'hyperbole équilatère qui correspond à la
dissipation limite de 18 watts. Le point de fonctionnement moyen doit être situé. tout au plus, en bordure de la zone ainsi délimitée.

Les intersections de la droite de charge avec chacune des caractéristiques nous donnent les points nécessaires pour le tracé de la caractéristique dynamique qui est la vraie caractéristique de fonction-

nent Sa construction est faite dans la figure 4 b. La correspondance entre les points A et A', B et B', etc..., s'établit immé-

Forme de la caractéristique dynamique

distement.

On voit imédiatement que la caractéristique dynamique a la forme d'une let-tre S majuscule... Un mathématicien vous tre 8 majuscule... On mathematiclei void dirait qu'elle présente un point d'infle-xion... c'est-à-dire, qu'en un point, la tan-gente passe d'un côté à l'autre côté de la courbe... Le même mathématiclen ne manquerait pas d'ajouter qu'il s'agit d'une

courbe du 3 degré... Ne prétendez pas que cela vous est tout à fait indifférent. Vous auriez tort. C'est très grave. Cela prouve que la lampe protout spécialement des harmoniques impairs. Or, nous avons reconnu la désagréable influence de ces derniers...

Et puis, ce n'est pas tout : ce change-ment de signe de la courbure a pour conséquence la production de transmodu-lation dont le caractère catastrophique a été souligné plus haut.

La cause de l'inflexion Pour qu'il n'y ait point d'inflexion que

faut-il ?

La technique de construction de la caractéristique dynamique nous renseigne immédiatement, Les intersections succes-



5. — Caractéri-tique idéale d'une finale à grande résistance interne

sives de la droite de charge avec les ca-

aives de la droite de charge avec les ca-ractéristiques se rapprochent de plus en plus dans la partie supérieure. CD est grand que BA, etc... Le mai vient donc de la partie arrondie de ja caractéristique dont la courbure de-vient très importante pour les faibles ten-sions de plaque et les faibles tensions de

grille... Pour éviter le défaut, il faudrait pro-longer la partie à faible inclinaison KL vers M' (fig. 5), au lieu de la laisser choir du côté de M

La praie caractéristique dynamiaue

Pour simplifier, nous avons supposé que l'impédance du haut-parleur était ohmique. En réalité, il n'en est jamais ainsi. Un haut-parleur est toujours une impédance complexe. Dans ces conditions, la trajectoire du point de fonctionnement n'est pas une droite, mais une ellipse de charge (voir fig. 6). Il en résulte que la caractéristique dynamique est elle une courbe ovale. On pourrait en établir la correspondance sans difficulté. Bornons-nous à constater que la branche KL pénêtre encore davantage dans les zones fortement courbées. Distorsion et trans-

modulation seront considérablement augmantáse La cause physique du phénomène est dans le principe même du tube pentho-de. L'étude complète nous amènerait au

diagnostic sulvant : a) L'arrondissement des caractéristiques

peut être amené par un défaut de cor truction (grille décentrée par exemple).

b) Il est dû à la diffraction dans le différentes grilles et tout spécialement

dans la grille d'arrêt g. Le rôle de cette dernière est de s'opp ser au passage des électrons secondaires qui tenteralent d'aller de la plaque vers la grille-écran. Mais, accessoirement, cette grille introduit une sélection dans les ectrons normaux, surtout e'ile sont lents. C'est préciséent ce qui se produit dans les régions des faibles tensions anodiques

Le remède?

Il y a. évidemment, un remède radical: supprimer la grille gs. Mais le tube cease alors d'être une penthode. C'est un té-trode. Cependant on peut remplacer l'ac-tion de gs par celle d'une grille virtuelle, créée par une concentration électronique convenable entre grille-écran et plaque. C'est le principe des tubes à « distance critique » et à faisceaux électroniques dirigés dont la lampe 6 L 6 est un exemple bien connu


La tétrode à faisceaux dirigés

Nous reprenons la même série d'opé-rations que pour le tube penthode. De l'aspect des courbes on déduit immédiatement que la caractéristique dynamique ne présente pas de points d'inflexion. La construction (fig. 7 b), confirme ce point

de vue. Nous sommes en présence d'une (Lire la fin page 8)



Fig. 6. — Trajectoire du point de fonctions ment d'une penthode pour une impédance charge inductive.

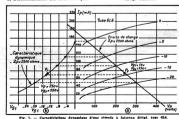

LA TECHNIQUE DE L'ÉMISSION

EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER

Quatre ans d'occupation nous ont lainé grandement ignorants sur l'évolution de la technique radio à l'étranger et, en particuller, chez nos Alliés américaius,

ner, once hos Annes appericanos. Novos étonos à peu prie compôtement demunis de rout document nous permeticani de atuare môme appontimativement l'état d'avancement d'une branche qui, en temps novcement d'une branche qui, en temps novdent. A précit. Dois remains en muser de depouvoir donner un aperça de ce qui a été fait de pius noldre. Le Aujét cut vaste, et nous nous proposons de ne considérer dans moire étude que le domaine de l'émotion.

Chaque fois que nous en aurons l'ocoasion, nous comparerons avec co qui se fait chos nous, en Prance, et qui a été prépare dans la plupart des cas su nes et à la barbe des Altemands; en acerts parce que cede était défendu, et parce qu'il ne failait pas aurriout que l'enneme pût en profiter.

Lex faits dominants, et nous ne reitendrous que ceux-là pour ne pas surcharger notre étude, sont les sutrants : a) Utilisation de plus en plus grande des tels hautes fréquences (hyperfréquences) pour



Fig. 1. -- Principe du klystron. Les électrodes A et B modulent en vites e le fairceau



Fig. 2. — Le nembre d'électrodes ess doublé afin d'accreitre le contrôle de modulation.



Fig. 2. - L'électrode T, en forme de tabe, protège le faisceau électronique contre toute influence présulte.

les communications radio en réseau, analogue au réseau téléphonique, en utilisant à cet effet des klystrons, ou oscillateurs à ca-

b) Emploi de plus en plus étendu de la modutation en fréquence pour la radiodiffucion et la télévision sur ondes courtes et ondes très courtes. c) Utilisation de procédés neuveaux de fa-

u1140

brication des tubes énortièurs permettant une réalisation plus industrielle de tubes de performances améliorées. Chatun de ces points mériterait à lui seul plus que la place totale dont nous disposons foi. Nous nous bornerons donc à exposer succintement, mais de façon précise, en

quoi consiste chaque technique.

Production d'ondes décimétriques ou centimétriques au moyen de tubes à modulation de vitesse (klystrons)

On salt qu'on est vite limité dans l'utiinsation des lampes classiques, aux fréquen-ces très élevées, par le temps de transit des électrons et par le fait que les circuits oscitlants extérieurs, malgré de falbles dimentions, ne permettent pas l'accord voulu et correspondent toujours à des impédances trop faibles pour en tirer un rendement sufficant, Dans le blysfron, le temps de travall est réduit grâce à l'emploi d'un nouveau moyen de contrôle du courant électronique (modufation de viterse) et de circuit résonnant constitué par des cavités électromagnétiques. Le principe du kirstron est le suivant : Un falscrau électronique constant est modulé en viterac périodiquement à son parsage une électrode en forme de grille, Cette modulation de vitesse des électrons (certains se trouvent accélérés et d'autres sont retardó:) est transformée en modulation de densité au passage par un deuxième système d'électrodes en forme de grilles. Le courant électronique modulé en dentité produit, par induction dans un circuit résonnant en form de cavité, un signal à haute fréquence directement utiltsabte.

On pest modeller un viteze un fainceau fectionisse par un système d'électronisse par un prisème d'électronisse par un prisème d'électronisse que celui représenté par la figure 1. Deux grittins G, et Q, sont au même potentate contains yabrille par rapport à une cathode K, mais supportent entre elles une différence de potentiel alternative E de hause frequence de potentiel alternative E de hause frequence de potentiel alternative E de hause frequence l'un de K et accèléré par la potentiel V, arrivant en A 3 se trouve société ou relardé souvant que la fection d'écotietation E est lection d'écotietation E est

arrivant on A B so trouve accelere ou relaxed couvent que la tension d'excellation E est dans son allerance positive ou négative. Becnarquois tout de saite que c'est la source V, qu'i communique sout électrons leur énerge vi communique sout électrons leur énerge d'excellation per fait que modifer air modificat avoc une faible dépense d'énergie, d'où un rendocent intércessait.

Los grillos O, et G, peuvent être consistuées par des grillages très fins, ou plus simploment par des disques percés d'un trou contral.

Danx le dessein d'accroître le contrôle de

Dans le dessein d'accroître le contrôle de modulation, on double souvent le jeu de griles G₁, G₂ par un deuxième G₃, O₄ connec é comme l'indique la figure 2. Le tube T constitue un copace sans champ qui protège le faisceau électronique de toute influence extérieurs. Dans ce cas, l'angle de parcours corre.pendant à l'intervalle G_p , G_3 doit être un multiple impaire de g_s . La transformation de la modulation de vi-La transformation de la modulation de vi-

rease no modulation de denatés robbient, par gile-corol, diam un espos-expos de champ ILP, on par action d'un champ restrateur. Pour comprendre la prentier cas, consider rons la figure 3. A la sortic B, circulant dans it tube T, le irouvent des identions lents et des électrons repides egalement distanta dans l'espace. Mais ser résignant de B, A cause de Jours viscosse differentes, no électrons reserve d'un parcièle en C, ils or travers graces corte du'à Parcièle en C, ils or travers graces

Dans lo druxième cas, on s'arrange pour que le faisorau modulé en viteian renconte un champ d'excipteu retardateur (plaque portée à un potentiel négatif par exemple). Buisant leur viteiane, los électrons révoussent chemin plus ou moins tôt, et on peut faire n sorte ous tout les fections ar extenser en sorte ou tout les fections ar extenser en sorte ou tout les fections ar extenser en sorte out out les fections ar extenser en sorte out out les fections ar extenser en sorte out.

pés avec cux par paquets.



Fig. 4. — Etystron muni d'une électrode i



Fig. 5. — L'inclinaison de l'électrode E per met d'itoler le faisceau modulé, de l'influenc de l'électrode de commande.



Fig. 6. — Schema de principe d'un escillateu H.F. à blystron.

en même temps sur l'électrode qui les regoit finalement (fig. 4).

Remarquons que l'électrode finale est aussi

Remarquons que "électrode finale est aussi l'électrode de commande. En fait, il est avantageux d'isoler le faisceau modulé de l'influence de l'électrode de commande. On y arrive en inclinant la plaque R, qui renvole alors les électrons sur le disque B, mais en dehora de l'ouverture centrale (fig. 5).

Finalement le schéma de principe d'un klystron généra'eur est celui de la figure 6. On prélère sur le circuit Eu. C. une fraction du potentiel H.P. disponible pour exciter le circuit de commande L., C., Le potentiel de l'électrode collectrice doit être très peu supérieur à celui de la cathode.



Fig. 7. — Schéma de principe d'un oscillateur H.F. à klystron, où les circuits oscillante sont rempiacés par des cavités toroidales

En praique les circuits oscillante sont remplacés par des cavités toroidais c'hambatemo). Le achden est celui de la figure 7. La grillo de set a définir l'instantia initiale appliquer une moditation de haues fréquence). La house E serà i rammen é l'emité une partie de l'énergie IF. développée dans la partie de l'énergie IF. développée dans la partie de l'énergie IF. développée dans la partie de l'énergie IF. développée dans les déralète dans un circuit exiétieur. On arrive sinta à produire des pulsances de cestiques centaines de vauts sur 25 cenment voites de 20 que.

Modulation de fréquence

Après avoir exploité pendant de longs mois, et avec la plus grande satisfaction, plusteurs stations moulées en fréquence, les Américains ont à présent décidé d'équiper tout un réseau de stations régionales destinées à une écoute de haute qualité des programmes de

radiodiffusion et à la transmission de programme de télévision à haute définition.


- gramme de télévision à haute définition.

 Rappelons les avantages de la modulation de fréquence :

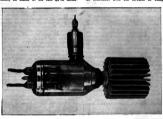 a) La réception.
- Suppression des bruits parasites, élimination des signaux faibles au profit des plus forts (antibrouillage), large bande basse fréquence. b) A Fémission.
- "Meilleur rendement des émetteurs dont toutes les lampes peuvent travailler à amplitude constante, en classe C. On sait qu'en modu-

tension de polarisation qui modifie la pente de la lampe. Le schéma est celui de la fi-

Les confonatives C, dont la capacitance su binn ampérieure à la résistance R, déphase la tenudon du circuit oticillant appliquée à la grille de la lampe de réactance en quadrature arrière. De la sorte, le courant anodique de la lampe de réactance, lui-même en phane avec as tenutos de grille, est en retard de phane sur la tenuion aux bornes du de réactance avec se circuit se comporte.



Klystron à refroidissement par ventilation forcée, pouvant délivrer une puis ance H. F. de 50 W.

haiton de fréquence, la déviation de la fréquence porteus est proportionnelle à l'amplitude de la modulation. La partie la plus caractéristque d'un émetteur à modulation de fréquence est l'étage escillateur dont la de la tenton BP-, de modulation. En paralèle sur le circuit oscillant en dispose l'intervalle grille-stohed ou anode-cathode d'une lamps, qui se comporte comme une résciance valure d'ant rende variable par l'étife d'une valure d'ant rende variable par l'étife d'une à l'égard du circuit cociliant, comme une self-induction. Le lieu des valeurs instantanées du courant plaque est indiqué dans la figure 9. La valeur de la réactance dynamique ainsi constituée est d'ailleurs égale à AB

CD

La variation de la lampe provenant de la tension B.F. de modulation fera varier C D, et par conséquent X, ce qui correspondra siors à une variation de la self-induction L, et donc de la fréquence

de l'oscillateur.

La tention B.F. agit directement sur une grillo supplémentaire de la lampe, ce qui, en modifiant la pente, fait varier l'amplitude de variation C D, qui devient C D, comme s'indique la figure.

Pratiquement, l'oscillateur pilote, qui défi-

nit la fréquence moyenne, doit être stabilisé avec soin et, pour cela, on utilise un système anniogue à celui que l'on trouve dans l'accord automatique des récepteurs. La multiplication de fréquence d'une onde

La multiplication de fréquence d'une onde modulée en fréquence s'opère sans aucune difficui-é. Finalement, le schéma de l'ensemble d'un jmetieur à modulation de fréquence se présente comme l'indique la figure 10.

La figure il montre le schéma d'un oscillateur modulà avec deux lampes à reactane. Ces deux lampes ont leurs pisque, primites et relices à la plaque de l'oscillateur. Leurs grilles sont excites l'une en quadrature de phase avant, l'autre en quadrature de phase avant, l'autre en quadrature de phase avant en part pepor à la tension d'anode, par un circuit symétrique couplé au circuit de l'oscillateur. De cette façon, une lamps agit comme une self-induction, l'autre comme une capacité.

Lorsque les polarisations sont égales, c'est-àdire en l'absence de modulation B.F., ces deux



Klystron pour endes de 13 cm. (Fabrication SFR.)

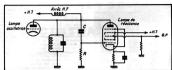


Fig. 8. — Schéma de principe d'un oscillateur modulé en fréquence par lampe à glissement



Fig. 9. — Lieu des valeurs instantanées du courant plaque de la lampe à glissement.

réaciances se compensent et la fréquence de l'occilialeur reste constante. Lorsqu'une tension 3. P. est appliquée, les effets de self-induction et de capacité sont arcus et s'ajouent. La modula lon de fréquence produite est double de celle obteme avec une seule lampe. Par aillieura, les harmoniques pairs

producte est abusat de ceix consume avec acute lampe. Par allitera, les harmoniques pairs de distoraion de linéarité sont éliminés. Tesa les émetteurs modulés en fréquence, comme les émetteurs modulés en amplitude, font usage de la contre-réaction pour réduire leur taux général de distoraion.

Technique moderne de construction des tubes d'émission

Peu ou pas de nouveautés techniques à signaler dans la construction des tubes de faible puissance (lampe verre à refroidissement naturel).

Par contre, dans les tubes à refroidissemer !

Campe de Cam

Fig. 10. — Schématisation d'un ensemble émetteur à modulation de fréquence.

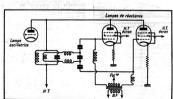


Fig. 11. — Oscillateur modulé en fréquence par 2 lampes à glissement,

par circulation of real, in Américana son fatile variety requés. Les langue modernes donnest control de la control

Citté ampe, en régime télégraphique, est capable de délivrer une puissance utile de 100 kilowatts sous une tension anodique de 17,000 volts. Nous donnons d'ailleurs et-après quesques chiffres qui illustreront bien les performance de cette lamps

Filament — 19,5 V — 415 ampères.

Tension plaque max. (volts)

Classe B (BF) 15.000

Classe C Contrôle d'anode 12.500

Classe C Contrôle max. (kilovatts)

Classe C Contrôle d'anode 28

Classe C Contrôle d'anode 28

 Classe B (B.P.)
 46

 Classe C oscillateur
 46

 Pulsance d'excitation (watta)
 150

 Classe B (B.P.) max. pour 2 lampes
 150

 Classe C Contrôle d'anode
 1.570

 Classe C collitateur
 1.500

| Puissance utilie (kilowatts) | Classe B (B.P.) pour 2 lampes | 61 | Classe C Contrôle d'anode | 38 | Classe C coefilateur | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

La figure 12 donne une vue schématique de cette lampe. Sur la même figure, à côté de la SC21, on a représenté une lampe de même puissance d'ancienne technique.


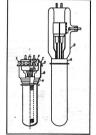


Fig. 12. — Vue schématique du tube d'émission R.C.A. 9021.

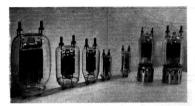

Tubes d'émission PHILIPS. Puissance HF classe C télégraphic 2.600 w, 1.200 w, 250 w, 215 w, 600 w, 1.200 w (de gauche à dreite), Rendement 70 0.0 environ.

Indépendamment de la réduction de l'encombrement qui saute aux yeux, nous examinerons quelques points caractéristiques.

Le bord d'anode A, autrefois en cuivre aminci, était raccordé au verre du ballon B par chauffage au chalumeau. A présent, on brase sur l'anode un anneau en ferro-nickel qui est soudé au ballon par chauffage en haute fréquence. Le pied de la lampe, fait autrefois en verre, donc fragile, est à présent en métal, avic de simples manchons isolants P nour amener la tension de chauffage des brins filament. Ce pied métallique est solidaire de la grille. Le raccordement de l'ensemble de l'équipage filamen-grille avec ele ballon B est assuré par soudure électrique étanche en C avec un anneau de métal D soudé au verre du ballon. champ. Remarquons que la longueur isolante de verre du ballon est sensiblement plus courte dans le modèle récent. La sortie grille, consti uée par le pied métallique, présente une self-induction particulièrement faible, ce qui est très intéressant en ondes courtes. En fait, cette lampe est capable de fonctionner à 25 mégaherts à 70 0/0 de la puissance appliquée ondes longues, alors que l'ancien modèle oui lui est comparé, par sulte de ses capacités interélectrodes importantes et de sa self-in-ducion élevée de sortie grille, consécutives à ses grandes dimensions, ne peut guère descendre au-dessous de 100 mètres.

En Prance, la technique de soudure par courant: induits de haute fréquence, du verre avec un métal type ferro-nickel de même coefficient de cilatation, lui-même brasé au culvre, cut er ployée depuis délà quelques années par les principaux constructeurs, qui réalisent en outre des sorties annulaires de grille à réstitance et self-induc ion minima. On arrive ainsi des dispositions particulièrement séduisantes. Signalons enfin qu'en Amérique, comme en Prance, on a réalisé des modèles de lampe de puissance à chauffage tri- ou hexaphasé, per-mettant l'alimentation du filament en alter-natif brut, avec le ronflement réduit au minimum, ce qui supprime alors les machines tournantes de chauffage autrefois utilicées. La contre-réaction peut d'ailleurs éliminer les dernières traces de ronflement qui subsiste-raient dans le cas du chauffage direct en allernatif.

Richard WARNER.

TÉTRODE CONTRE PENTHODE

(Suite de la page 4)

courbe d'allure parabolique, dirait le mê-me mathématicien que tout à l'heure. On peut prévoir, en conséquence, que la lam-pe poduira surtout des harmoniques de

rang pair.

La droite de charge (tracée ici pour Z.

2.500 ohms), ne pénètre pratiquement
pas dans la zone de chute du courant

La lampe se comportera à peu près comme un tube triode, en ce qui concerne la transmodulation. C'est dire que le phé-nomène sera peu accusé, même à pleine

charge.

La figure 8 nous montre que l'avantage est maintenu, même si la charge
n'est pas obmique. La branche inférieure
de l'eilipse n'atteint pas la région presque verticale des caractéristiques. Nous avons maintenant en main toutes les pièces du dossier. Nous avons entendu tous les témoins. Nous pouvons exprimer un jugement motivé...

Conclusions

La sensibilité est à peu près la même pour les deux types de lampes. Le rende-ment global serait meilleur pour la té-trode, par suite de la réduction d'inten-sité du courant d'écran.

sité du courant d'écran.

A fable charge, la penthode donnera
de meilleurs résultats; c'est-à-dire une
distoration globale plus faible pour une
même puissance de sortie. Cela tient au
fait que la caractéristique dynamique est. pratiquement droite au voisinage point P, (fig. 4 b).



sent d'une tétrode, pour une

Même à faible charge, le tube à faisceaux dirigés donnera une certaine dis-torsion. C'est que la courbure est, en torsion. C'est que la courbure est, en effet, a peu prés constante sur une grande étendue. La distorsion sera produite par l'harmonique II. Il sera nécessaire de la réduire par un moyen quelconque : com-pensation ou contre-réaction.

A puissance moyenne, la penthode p sit un taux notable d'harmonique L'apparitton du courant de grille se traduirait par une distorsion considérable due aux harmoniques III et V. Le fonc-tionnement en surcharge est pratique-ment impossible : la transmodulation l'in-terdit absolument. Les conditions réelles terdit absolument. correspondant à une charge inductive sont encore plus défavorables (fig. 5).

sont encore pius deravorances (rig. 5).

Dans les mêmes conditions, le tube tétrode produit des harmoniques II et IV
(une analyse complète nous permettrait
de le démontrer). Mais la distorsion totale demeure très admissible. Il est parfaitement possible de conduire le point
de fonctionnement dans les régions où la grille est positive.

Avec la tétrode, l'emploi d'un montage symétrique (ou puish-puil) est tout à nuier tous les harmoniques de rang pair. Il va sans dire que le procédé n'a aucun intérêt avec la penthode, puisque jes har-moniques de rang impair ajoutent pur-ment et simplement leur amplitude.

La seule ressource pour corriger la dis-torsion de la pentincie est l'emploi de la forzion de la pentincie est l'emploi de la forzione de la commenta de la commenta de la contracta de la commenta de la commenta part, la contra-réaction peut également, avec les mêmes avantasges et inconvé-nients, être utilisée avec le tube tétrode. Cela ne doit donc pas venir en ligne de

compact A tree forte pulsance, grace à l'artifice.
A tree content au supériorité de l'artifice de l' tat est possible...

Lucien CHRETIEN.



APPLICATIONS PRINCIPES EΤ

But et caractéristiques de la méthode

L'Analyse cinématique a été créée pour répondre aux exigences actuelles de la technique industrielle. Avec une souplesse inégalable, elle se prête à toutes les opérations de dépannage, de mise au point, d'alignement, de relevé des courbes et de mesure des caractéristiques des récepteurs.


Si elle est caractérisée par les mêmes avantages que l'analyse dynamique, à savoir étude du fonctionnement récl des récepteurs et possibilité de chiffrer les gains de leurs différents étages, elle offre. en outre, deux points de supériorité iné-

ditte : 1 Visualisation du signal dans tous les circuits du récepteur;

Composition de l'Analyseur Cinématique

La pratique de la nouvelle méthode requiert l'emploi d'un Analyseur cinémati-que. Cet appareil est industriellement réalisé par Soral. Nous en publierons ultérieurement une description détaillée. Mais, dans la présente étude, nous cherchons à dégager les principes essentiels de la nouvelle méthode. Aussi, nous borneronsnous à examiner de la façon la plus sché-matique la composition de cet Analyseur. Comme le montre la figure 1, l'Analyseur comporte, en commençant par la borne d'entrée M.F., les éléments sui-

vants a) Amplificateur accordé sur 472 kHz à large bande passante (100 kHz).

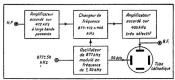

Fr. 1. - Schema de principe de l'Analyseur Cinématique.

2º Alignement d'après les courbes de

Plus précise que les méthodes consa-crées par la routine, l'Analyse Cinématique est en même temps plus rapide. De ce fait, elle permet de réduire considérablement le prix de la main-d'œuvre dans la fabrication en série. De plus, bien de ses applications peuvent être pratiquées en se servant de l'Analyseur cinématique à l'exclusion de tout autre appareil de

Un tel Analyseur peut être accessoirement utilisé comme récepteur « panora-mique » ou « contrôleur de bandes ». Autroment dit, il permet de visualiser sur l'écran d'un tube cathodique les émissions présentes à un moment donné dans une bande de fréquences quelconque d'une largeur de 100 kHz, en montrant les intensités relatives des champs qu'elles créent à l'endroit de la réception, les fluctuations qu'elles subissent en raison des conditions de la propagation et leur répartition exacte en fréquences.

b) Etage changeur de fréquence dans lequel, aux tensions de sortie de l'amplificateur ci-dossus, se superposent les tensions émanant de l'oscillateur ci-des-

 c) Oscillateur engendrant des tensions de 877 kHz modulées en fréquence de ou — 50 kHz à la cadence de 50 p/s. d) Amplificateur très sélectif accordé sur 405 kHz (fréquence résultant du changement de fréquence 877 -- 472

e) Tube cathodique avec son dispositif d'alimentation et les réglages de concentration, luminosité et centrage vertical et du dernier amplificateur est appliquée à la déficaion verticale. Le balayage horizontal est assuré par la tension à 50 p/s du secteur qui détermine en même ter la modulation en fréquence de l'oscillateur, en sorte que les deux phénomènes sont rigoureusement synchrones.

Avant d'examiner le fonctionnement de l'Analyseur, il convient de préciser la fa-

La nouvelle méthode d'étude, de isse au point et de dépannage des icepteurs, appe ée Analyse Ciné-tatique, a été pour la première is exposée dans le N° 2 des Cahiers de Toute la Radio » par mise au point et de dépannage des récepteurs, appe ée Analyse Ciné-matique, a été pour la première fois exposée dans le N° 2 des « Cahiers de Toute la Radio » par son promoteur, Robert Aschen. Deson promoteur, Moetr Aschen. De-puis cette preinter publication, la legislation de la marcha de la simplifi-ción de la marcha de la simplifi-cation et la méthode rétant enri-chie de nouvelles applications, nous eroyons util e den faire ci-dessons un nouvel exposé s'adressant aussi ble ha ceux qui ont delà acordena premières notions de l'Anabjac Ci-premières notions de l'Anabjac Ci-pour la première fois. pour la première foia

......

çon dont son oscillateur est modulé en fréquence. Ce tes, on pourrait user des méthodes électroniques faisant appel à la variation de la réactance apparente d'un tube à plusieurs électrodes (1). Mais il est plus simple d'employer le variateur électro-mécanique de réactance, imaginé par J. Bernhardt (2). Celui-ci se compose essentiellement (fig. 2), d'une paiette vi-brante P dont une extrêmité L est fixe et qui porte une armature en fer doux P se déplacant dans l'entrefer d'un électroalmant E. Celul-ci est excité par le cou-rant du secteur de 50 p/s. L'extrêmité libre de la palette porte une spire S en court-ercuit qui se déplace dans le champ non homogène d'un en oulement B fai-sant partie du circuit accordé de l'oscil-lateur. Sous l'action des courants de Foucault induits dans la sp:re, la self-induction de l'enroulement varie en fonction



Fig. 2. - Variateur électro-mécanique de réactance.

de la position de la spire. Ainsi, le mourement alternatif de la palette vibrante entraîne la variation périodique de la self-induction de l'enroulement et détermine une variation périodique de la fréquence des oscillations.

Dans le variateur faisant partie de l'A-naivseur, les éléments sont établis de manière que la variation maximum de la fréquence de part et d'autre de sa valeur moyenne (877 kHz) soit égale à 50 kHr.

(1) Lire . La modulation de fréquence : : : : applications . par E. Alaberg (Editions Radio). (2) Sa description détaillée fatte par l'in-venteur a été publiée dans le N° 3 des - Cahlers de Toute la Radio ».

Principe du fonctionnement

Appliquons à la borne H.F. de l'Analyseur une tension de 472 kHz. See battements avec l'oscillation de 877 kHz modulée de ± 90 kHz donnent leu à une frequence de conversion de 405 kHz, elle dit, nous obtenons une frequence veriable qui, deux fois par période de modulation (1/60 secondo), passe par la valeur moyenne de 405 kHz sur laquelle est accorde l'anapplificateur sélecti dispose à caccorde l'anapplificateur sélecti dispose à modulation (1/60 secondo), passe par la valeur moyenne de 405 kHz sur laquelle est accorde l'anapplificateur sélecti dispose à caccorde l'anapplificateur sélecti dispose à modulation (1/60 secondo), passe par la valeur moyenne de 405 kHz sur laquelle est accorde l'anapplificateur sélecti dispose à caccorde l'anapplificateur sélectificateur se l'anapplificateur sélectificateur se l'anapplificateur sélectif dispose à l'anapplificateur sélectificateur se l'anapplificateur sélectificateur se l'anapplificateur sélectificateur se l'anapplificateur sélectificateur se l'anapplificateur sélectificateur sélectificateur se l'anapplificateur sélectificateur s

Ant instants of in Previous de conversion passe par este maleur de 60 MRs. Previous passe par este maleur de 60 MRs. Illeu à une décongation verticale du 1900 in mont précis, les que doit se l'ouver au milieu de la coince (due lui lespose la la fait parkirse les coinces en la lajectant Il fait parkirse les coinces en lajectant Il fait parkirse les coinces en lajectant ILF, et en amment au contre de l'écrat in trait qu' y est forme par l'écongation prère l'étalennage de l'Anniqueur. Les comments de l'anniqueur. Les contre les comments de l'annique l'annique l'annique de l'annique l'annique l'annique de l'annique l'annique l'annique de l'annique l'annique

accorde sur 405 kHz.

Maintenant, au lieu d'une tension de
472 kHz, appliquons à la borne H.P. une





istation de 427 Alla. Elle os connents lieute de 16 Mil. Grand au tention de 600 kHz qu'esta timbs rile de l'occidente passers de 16 mil. L'accidente de 16 Mil. Conseniente de 16 mil. L'accidente passers de 16 mil. L'accidente de

On conçoit dès lors que pour toute fréquence appliquée à la borne H.F. et comne de la comme de la co mètre. Mais, par ailleurs, la hauteur de l'image est proportionnelle à l'amplitude de la tension appliquée à la borne H.P. Aussi, le diamètre vertical de l'écran peutil être étalonné en tensions, et l'Analyseur devient alors un voltmètre de sensibilité élorations.

Le sommet de l'image apparaissant sur l'écran (fig. 4), nous renseigne donc instantanément sur les deux caractéristiques essentielles de la tension alternative appliquée à l'entrée : sa fréquence (abscisse du point) et son amplitude (ordonnée du

point), co double rôle de fréquencemètre, voitablér qui locaffe à l'Analyseur dynamique toute sa valeur et le rend apte de sa spitication nombreuses et variées. Sans aveune manouvre prélaible, un aimpie coup d'est auffit pour reneigner à aignal I C'est tellement plus simple que le procéde ordinaire où il faut répler l'accord et les atténuations d'un générateur HZ-, tout en observant les indica-

Etude visuelle d'une bande H.F.

Tirons une conclusion pratique de l'examen du fonctionnement auquel nous venous d'appropriété de l'Analyseur un signal d'une fréquence s'écartant tout au
nuis de 50 kHz de la fréquence de 472



Fig. 4. — Principe du fonctionnement : mesure de la fréquence et de la tension de crête.

kliz, une image apparaît sur l'écran fluorescent. Sa position sur le diamètre hocesses de la companie de la

La réponse vient immédiatement à l'esprit. Il auffit de faire appel au changement de fréquence pour convertir n'importe quel signal, en une tension de 472 kHz. Cette opération s'effectue dans les qui ornent de leur présence les foyers de ces appareils, le signal capté par l'antenne et médiocrement filtré par le circuit d'entrée est, dans le tible changeur de fréquence, superposé à la tension de l'oscillateur local dont la fréquence différe de 472 kRz de celle du signal. De ce fait, dans le circuit anodique du tube on trouve une composante de la fréquence de conversion, soit de 472 kRz.

Branchons la borne d'entrée H.F. de l'Analyseur à l'anode du tube changeur de fréquence. La composante de 472 kHz déterminers la formation d'une image au centre de l'écran, selon le processus que nous avons étudié en détail.

nous avons étudié en détail.

Il est, cependant, fort possible qu'à côté de cette image, que nous nous attendions à voir paraître, d'autres images analogues se forment à droite et à gauche. D'où proviennent-elles?

Tout a l'heure, en parlant de fitteque qu'escre le circuit d'entrée au pe diverse des desidons appées par l'antenne, nous qu'est qu'es l'antenne, nous l'est de la language de la l'est de la language de la fréquence d'accord. Ces desiaton subiesent donn de la language de la fréquence d'accord. Ces desiaton subiesent donn de la language de la fréquence d'accord. Ces desiatons subiesent donn de l'est de la language de la fréquence d'accord. Aux leur superportion avez les établishes de l'establishes de la fréquence d'accord. Ils de l'establishes de la fréquence d'accord. Ils de l'establishes de l'e

Un exemple Illustera con phenomena. Administra que la receptira de accorda de Administra que la receptira de la concesión de l

Mais notre analyseur est branché avant l'amplificateur M.P. (fig. 5). Auss., le signal de 497 kHz l'atteint ann subir le filtrage des circuits M.P. Et, comme cela a été étabil plus haut, il donnera lleu à une image disposée à droite du centre de l'écran, à l'endroit de l'échelle qui correspond à 497 kHz.

D'une manière générale, toutes les émissions dont la fréquence diffère de moins de 50 kHz de la fréquence d'accord du ré-

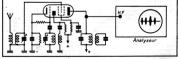


Fig. 5. - Analyse du changement de fréquence d'un récepteur.

cepteur, donneront lleu à des fréquences de conversion comprises entre 422 et 522 kHz qui détermineront la formation des images correspondantes sur l'écran fluo-

rescent. In principe de l'étude, visualise de bundes de réquence qui est à la base des récepteurs panoramiques utilisés nou comment pour le surveillance d'un interrète de dérminé de récyuences par les récepteurs de l'étude de l'étu



Fig. 6. — Oscillogramme de la bande

du fading à la réception. La photographie de la figure 6 montre l'aspect de l'écran pour la bande allant de 11.840 à 11.840 kHz. Sur cet cetilogramme on notera deux émissions troy rapprochées en l'réquences et qui, assurément, donnent lleu à des afflèments d'interférences. Les amplitudes renseignent sur l'intensité relatité de leurs champs à la rétensité relatité de leurs champs à la ré-

Si tottes les émissions sont visibles si muitanessens à remissens de sanchés de contra de la mittanesse de la contra de la mittanesse de la contra de la colle distribuir de la colle distribuir de la colle distribuir de la collection de la colle

Résumons-nous. Pour examiner une tension d'une fréquence quelconque, il suffit d'accorder un superhétérodyne sur cette fréquence et de brancher ja borne H.F. d'entrée de l'Analyseur à l'anode du tube changeur de fréquence.

Maintenant nous possedons toutes les notions fondamentales concernant le fonctionnement de l'analyseur pour pouvoir examiner quelques-unes de ses applications,

Etude de la partie H.F. d'un récepteur

Relions l'anode du tube changeur c.) fréquence à la borne H.F. de l'Analyseur, comme le montre la figure 5. Le signat utilisé proviendra, de préférence, d'un générateur. Cependant, à défaut d'un tel appareil, on pourra se conleiter des émisappareil, on pourra se contente de émistant de la commanda de l'estant de la fonctionne normalement, en l'accordant sur le signal, nous devons voir une image se former au centre de l'écran (A de la 15g. 3). Son absence prouverait que la partie H.P. du récepteur est en panne. Si tel est le cas, on procédera comme

Dépannage. — En injectant le signal dans la grille de la changeuse, on élimine la grille de la changeuse, on élimine partire l'image? Dens de la comparatre l'image? Dens de l'entrée. Si non, il vient de l'oscillateur ou du tube même. Alignement. — En régiant l'accord sur changun des nombre d'alleurement de l'accord du changun des nombre d'alleurement.

Allgement. — En réglan l'accord aux nicatos des points d'alignments de minacton des points d'alignments de minacton des points d'accordents de l'accordents de l'accordents de l'accordents de l'accordents de l'accordents de l'accordents d'accordents de l'accordents de l'accordents



Fig. 7. — Relevé de la courbe de sélectivité

plus ou moins atténuée. La courbe (figure 7) dessinée par leurs sommets constitue la courbe de sélectivité de la partie H.F. du récenteur.

H.F. du récepteur.

Notons que l'on peut obtenir la mème courbe en maintenant fixe la fréquence du signal (ce qui permet de se servir d'une émission quelconque) et en variant l'accord du récepteur.

Rejection de la fréquence-linage. — On appelle ainsi une fréquence différant de celle de l'accord du double de la fréquence MF, donc de 944 kHz pour les superhérodynes actuels avec MP, égale à 472 kHz. Il est à noter que, lorsqu'on varie l'accord du récepteur, les images dues...

aux fréquences-images (que l'on nous excuse se style trop i imagé » i) défilent sur l'écran dans le sens opposé à ceiul des images dues aux émissions proches de intréguence aux poitures de la mages des fréquences d'accord et des mages des fréquences d'accord et des quences-images et caractérier la réjection de ces dernières par le rapport des deux grandeux.

ou genadurus proférable d'utiliser la procédé dissaique. Après avoir injecté dans le récepteur un signal correspondant à sa le récepteur un signal correspondant à sa le récepteur de cocord et mesure son amplitude à l'Anniyeur, on élève de 544 kills du générateur. La falble élongation du spot mesure la tension de la fréquence misse admise par les circuits du réception de par le signal de la fréquence discours de la configue de la fréquence des cord, on obtient le rapport de réjection.

Etude de l'amplificateur M.F.

Dépannage. — Puisque l'Analysaur pente d'utaillaire directement tottes les tensions dont la fréquence est égale à 172 HR. la localisation d'un défaut situe d'altre de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident. Un signal HF. (énission qui sépréateur) étain injecté dans l'antenne du récepteur, on connecte la borne HF. etc. L'image apparaisant au centre de l'écran indique la présence des tensions MF. Son absence indique la panne.

sa.F. son aosence indique la panne.
Alignement. — En utilisant le même
branchement et en procédant dans le
même ordre, on régle les éléments ajusmême ordre, on régle les éléments ajusnéme ordre, on régle les éléments ajusmême à obtendre le maximum d'élongation
du spot.
Relèvé des courbes de résonance. — On

sait que, pour reierer ies courbes de résonance, no doit utiliser un selérateur moutile en fréquence, Or, un sel générament de la commandation de la commandation de le en fréquence (ife. 1). Une borne de cison. On la connecte à la borne « antenne » du récepteur en l'accordant sur connecte de la commandation de la commandation de sur l'anode de la diodel pour l'applique sur l'anode de la diodel pour l'applique dique (torne 39°, fig. 1) un tre extende

Dans cos conditions, on voit se dessiner sur Pierra la courbe de résonance de l'amplificateur M.F. Cela se comprend de l'amplificateur M.F. Cela se comprend sistement. Après le changement de frécateur M.F., des fréquencs variant entre 22 et 552 R.H. Du fait de la sélectivité de C. Cela de la comprenda de la contre de la comprenda de la comprenda de constitute de la comprenda de la comprenda de personant de la comprenda del comprenda de la comprenda de la comprenda de la comprenda de







Fig. 8, 9 et 10. - Différents aspects de la courbe de résonance M.F.

dulation de fréquence, l'élongation ver-ticale que le spot subit sous l'action de la tension détectée sera maximum au centre (pour 472 kHz) et diminuera trés vite pour les autres fréquences. On verra se dessiner la courbe de la figure 8. se dessiner la courbe de la figure 8.
Une telle courbe ne permet pas toutefois d'examiner avec précision la courbe
de réconance et d'en décler les accidents éventuels. En effet, elle n'occupe
esens de la la-geur. Cela est di su fait
que la variation de fréquence parcourt
un intervalle de 100 kHz, alors que la
partie intéressante de la courbe s'étend
seulement aux 5 ou 10 kHz. Four en permettre l'étude détaillée, l'analyseur est pourvu d'un dispositif que l'on peut appeler « loupe » du fait qu'il agrandit la partie intéressante de la courbe. Il est constitué par un commutateur qui réduit la largeur de l'intervalle balavé de fréquences. En utilisant cette « loupe », on obtient des courbes du genre de celles représentées dans les figures 9 et 10, la première présentant des défauts d'asy-

première presentant des detauts d'asy-métrie, la seconde étant parfaite. On peut ainsi fignoler l'alignement des transformateurs M.F. en observant les modifications qu'impriment à la courbe mateurs au fur et à mesure qu'ils sont effectués

Mesure des gains

Jusqu'à présent, nous n'avons pas ac-ordé une attention suffisante au fait cordé une attention auffrants au fait que notre analyseu constitue un voit-métre de grande sentabilité. En résilié, ce parties sentabilité. En résilié, ce si effet, l'analyseur est équipé d'un ac-notiture de la companie de la constitue de la cettain de la companie de la companie de mentant de réclaire dans un rapport connu in éditeston verticale du spot. Il En appliquant à l'analyseur je tension à l'entrée d'un étage H.P., M.P. ou B.P. En appliqua la l'analyseur je tension à l'entrée d'un étage H.P., M.P. ou B.P. papique la réclaire de l'analyseur jes entrée diage et. à l'aide de l'atténuateur, on étage et. à l'aide de l'atténuateur, on demment observés, le rapport des indi-

demment observée. Le rapport des cations correspondantes du potentiomé-tre détermine le gain de l'étage.

Etude des étages B.F.

On injecte à l'entrée du récepteur un signal H.F. modulé par la B.F. En connectant à la borne B.F. de l'analy-seur les circuits successifs allant du dé-tecteur à la bobine mobile du haut-parleur, on localise aisément tout défaut de la partie B.F., y compris les distorsions par l'observation de la sinusoïde que la tension modulatrice fait apparaî-tre sur l'écran. En même temps, on peut mesurer le gain des étages

Et ce n'est pas tout !

Notre exposé n'a point épuisé les in-nombrables applications de l'analyseur cinématographique. Le problème est trop vaste, et nous devrons le traiter dans d'autres articles. Nous montrerons alors comment ce même appareil, utilisé con-jointement avec un générateur d'harmopossement avec un generateur d'harmo-niques à quartz, permet d'obtenir une précision très élevée dans la mesure des réquences, précision à laquelle ne sau-mais le peu que nous avons révélé de l'analyse cinématique suffit pour donne une idée de l'extrême fécondité de cette méthode.

E. AISBERG.

OUFLOUES SUGGESTIONS PRATIOHES .

INTERRIPTEUR TELEPHONE-RADIO

Rien n'est plus agaçant que d'être géné, du-rant une conversation téléphonique, par un récepteur de radio marchant « à plein tube ». On peut, espendant, facilement remédier à ce pénible inconvénient en fixant, sur la fourche mobile de l'appareil téléphonique, un petit interrapteur à mercure, comme le montre le

interreguent a mercure, comme in monte of the point of th



PICK-UP, MICRO ET H.P. COMBINES

Le diaphragme d'un vieux phono mécanique (le Marché aux Puces vous en offre un choix varié) et les diectro-ainants d'un éccuteur (ciépie de la commanda de la contraction de la commanda de la contraction de la commanda del la commanda de la commanda de la commanda del la commanda de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda del commanda d

PICK-UP. - Placé sur un disque en relation le diaphragme vibre et son mouvement dans le champ des aimants induit des courants dans leurs enzoulements. Ces courants, amplifies, feront entendre la musique dans un haut-par-leur branche à la sorile de l'amplificateur. MICROPHONE. — Parler dans le pavillon placé our le diaphragme. Les ondes sonorés font vibrer la membrane qui tran-met le mou-vement au levier. Et, comme ci-de sus, dos courants B.F. sont induits dans les enrous-

ments.

HAUTA-PARLEUR. Brancher in errente.

HAUTA-PARLEUR. Brancher der errente.

dans il: circuit anodisur. Neus obtenos disle circuit anodisur. Neus obtenos disle circuit anodisur. Neus obtenos disle circuit anodisur. Osen disconsistente diportati disconsistente disconsistente disconsistente

a palete vibrante et à pavillen.

Autoritation de la pavillen.

Autoritation de la pavillen.

Brancher de la pavillen.

Brancher




CONTACT A PEDALE

représentée dans le dessin constitue un excel-ient consacteur. Sa réalisation est très facile. Deux plan-chettes, un re-sort, quebquer ets, quatre évacrer, pour la fination au planche? el... un peu polaire, les deux paires de contacts se fermant alternativement. Il pout servir également d'in-verseur. On peut, hêce entande, se contontre d'anne soule paire de contacts qui se ferment ou plens se coupen lioragé van apput avez le ma liens se coupen lioragé van apput avez le

pied.

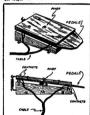Det applications sont nombreuses: coupare instantance d'un controller universet, sontre par points, etc... On peut, en particulier, s'en serre pur coper l'alternation d'un clàssic entre pur coper l'alternation d'un clàssic comme capacitaire ou chamber, ce qui d'etc des accidents que les dépanneurs ne connaissent que trep...



BERCEAU POUR CHASSIS

Pour fixer un chàssis en cours de montage con peut facilienced fabriquer le bereau rept-senté dans la figure. Quaire planches conven-brement découpées et assemblées facilitrema le la figure de la companie de la com-brement decoupées et assemblées facilitrema Ce bereau peut également servir de ausport pour appareils de mesure en perstant de les pour appareils de mesure en pentidant de les billés, dus les métileures confidiens de visi-bilités, dus les métileures confidiens de visi-



LE LABORATOIRE PORTATIF

DU DÉPANNEUR

Contrôleur universel • Hétérodyne Lampemètre • Indicateur d'alignement contenus en une mallette portative

Un rêve qui devient réalité...

On reve qui devient realité...
Lampemetre, contrôue, heterodyne,
Lampemetre, contrôue, le téréodyne,
Lampemetre, contrôue, le téréodyne,
Lampemetre, contrôue, le termination de la commerce.
Certaines en dépansage. In e manquent certaines maions ont même groupé pluteure un titlé dans un essemble homogéeure un titlé dans un estable homogéeure un titlé dans un estable par topArcie tout e dats une value par topArcie tout et de la contrôue d

sable, notre but sera atteint. La conception particulière.

Si nous juxtaposons un certain nombre d'appareils de dépannage, nous obtenons bien un ensemble de laboratoire; toutefois, ce qui en résulte sera piutot un rack ou une grande baie qu'une peconde citigence de notre calher des charges porte aur un prix de revient asset bas, une simple addition des sommes nécessaires pour acquérir un à un les appaque de la commenta de la commenta de la contra de la commenta de la constante de la contra de la commenta de la concessaires pour acquérir un à un les appaque écalement, ce sersit, l'até, es point de

vue également, ce serait raté.

Il faut donc éliminer ce qui n'est pas indispensable, sans toutefois aller jusqu'à supprimer ce qui est nécessaire, voire utisupprimer ce qui est nécessaire, voire utiune certaine interdépendance des parties constituantes, qui ne seront donc plus simplement assemblées et juxtaposées. C'est en développant cette idée, et tout en en développant cette idée, et tout en requises pour le dépanneur, que nous sommes arrivés à la conception particu-

Bolinius Barres a Conceptual Control of the Control of Control of

pas.

nation of the state of th

(1) Pour étudier le détail des circuits utilisés en contrôleur et en lampemètre, se rapporter aux brochure: L'Omnimètre et Les Lampemètres de l'auteur (Editions Radio). les vérifications essentielles à faire? L'essai du filament, l'isolement entre électrodes à chaud, le débit de la cathode et, enfin, l'isolement de la cathode. En fin de compte, ce n'est pas si mai, et bien des appareils du commèrce auront à nous

en envier.

Enfin, une hétérodyne modulée est pratiquement indispensable. Elle doit couvir les 4 gammes O.C., P.O., G.O. et M.F. (en étalé). Nous la doterons d'un atténuateur simple, mais très efficace, et

(eff étale), rous in noterons ou material miple, mais très efficace, et d'un interrupteur coupant la modulation de fayon à émettre une onde entretenue pure ou modulée à volonté. Et, maintenant que tout nécessaire et a doctone encoè un accessoire experience de la companie de l

irémement commode: un indicateur à arcerd. Bien des poates à régler u'n comportent pas, ou alors il est mainté de s'en obstinément tourné du mauvais coté. Cette adjonction nous coûters un tube avec son support et quelque réstanaces. En ajoutant encore un commutateur. En ajoutant encore un commutateur, ous pourons nous en servir en direct aur la ligne d'antifacting, ou encore par Cest un atout de plus, à peu de frais. Le système d'interdépendance.

Il y a deux éléments qui sevent à de multiples fonciens. Tout d'ubord l'aimentation utilisée pour l'héterdyra, le deux de la lampenter. Indicateur d'accord et l'obmméte pour grandes réstances. En contrain de la lampenter de l'obmméte pour grandes réstances. En commet de meux de la lampenter de la sur le montre de la lampenter. Che autre dans le lompeter. Che autre dans le lompeter. Che autre de la l'est de l'est de la lampenter de la lampenter. Che autre de part de l'encombrement et le prit de l'encombrement et le prit de l'encombre de la lampes, on ne se set l'en mourre des lampes, on ne se lette de la lampes de lampes de la lampes de lampes de la lampes de lampes de la lampes de lampes de la lampes de la lampes de la lampes de la lampes de lampes de la lampes de la lampes de lampes de la lampes de la lampes de la lampes de la lampes de lampes de la lamp

mêtre.

De là découle la conception du combinateur général, placé sur la platine du lampemètre (fig. 1). Il comporte six po-

Position 1. — Alignement (l'hétérodyne, l'œil magique et l'ohmmêtre pour grandes résistances sont en marche). Position 2. — Arrêt secteur.

Position 2. — Arrêt secteur.

Position 3. — Lampemètre : essai du filament et des court-circuits.

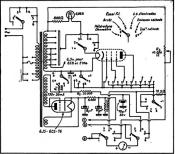


Fig. 1. - Schéma du lampemètre et de l'alimentation.

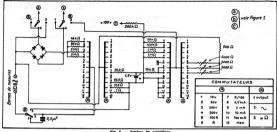


Fig. 3. - Schéma du contrôleur

Position 4. - Lampemètre: vérification de l'isolement. Position 5. - Lampemètre : émission cathodique.

Position 6. — Lampemètre ; isolement cathode. Le contrôleur marche en positions 1

et 2

La partie lampemètre,

L'essai des lampes se fait dans les qua-L'essai des lampes se fait dans ies qua-tre positions 3, 4, 5 et 6 du combinateur général (fig. 1). En 2, le filament est alimenté à partir du point 40 V du trans-formateur à travers une résistance de sé-curité et une ampoule de 4 à 6 V. 50 m. (feu arrière vélo), Ce système est insen-(feu arrière vélo). Ce système est insensible aux écarts importants qui peuvent se produire entre les résistances des différents filaments (exemple : 5 Y 3, arc 5 V, 2A, soit 2,5 Q, et C B L 1 avec 40 V, 0,2 A, soit 200 Q).

En position 4 (isolement entre élec-

trodes) ainsi que dans les suivantes, le filament est alimenté sous sa tension normale à travers le sélecteur des tensions. Nous attirons particulièrement l'attention de nos lecteurs sur le fait que cet essai est fait à chaud, ce qui nécessite une astuce. L'instrument de mesures est branché en ohmmètre entre cathode et électrodes d'une part, et l'élec-trode ou essai d'autre part, en utilisant une telle polarité que la cathode soit positive. Il n'y aura donc point de cou-rant électronique susceptible de traverses l'instrument et de fausser les mesures, et une déviation indiquera un court-circuit ou une fuite entre électrodes

Le circuit utilisé à cet effet est repro-duit dans la figure 2. Dans le retour du redressement monophasé utilisé se trouve intercalée (pour cette seule sensibi-lité) une résistance R. Le point A est donc négatif par rapport à la masse, car le circuit se ferme par le filtre et le diviseur H.T. vers la masse. Le microampéremètre, convenablement branché à travers la résistance R2 (qui joue simu-tanément le rôle d'élément de filtre et de résistance de protection), constitue donc une sonnette indiquant les fuites entre électrodes. Il suffit pour cela d'a-baisser un à un les 6 sélecteurs et de « sonner » l'une après l'autre les grilles

et les plaques. En position 4, c'est la mesure classique du débit cathodique, qui montre si une lampe est « pompée » ou non. L'instrument de mesure (cette fois-ci branché dans le sens normal) est shunté à 10 mA et connecté en série avec les plaques et grilles (dont il faut abaisser les sélecteurs correspondants) et une résistance de protection R, au 40 V du transformateur. L'instrument étant chiffré de 0 à 500, une lampe essayée est bonne pour 300 à 500 divisions, douteuse pour 200 à



300, et mauvaise pour 0 à 200 divisions. Il est facile d'établir la combinaison pour chaque lampe (1) en connaissant l'ordre de branchement des électrodes. D'autre part, on peut mesurer séparément les parties constituantes des lampes doubles (triodes-hexodes, doubles diodes-penthodes, chaque plaque d'une valve, etc.).
Enfin, en dernière position, on coupe
la cathode. La déviation doit alors s'an-

(1) Voir la brochure mentionnée sur les lam-pemètres.

nuler, si l'isolement cathode-filament est bon. Une diminution faible ou nulle indique mauvals isolement ou court-circuit, ce qui risque pour le moins de provo-quer un ronflement dans le récepteur.

La partie contrôleur

Nous avons choisi un instrument de 500 μA d'un diamètre de 80 mm, analogue à celui utilisé dans l'Omnimètre. Nous déconseillons l'emploi d'instruments moins sensibles; par contre, un 100 ou 200 µA serait encore mieux. Dans ce cas, les calculs des résistances et des shunts seront à refaire. De même, il est possible d'utiliser des instruments d'une autre taille; cependant un 60 mm serait blen petit et se préterait mai au tracé des échelles né-cessaires, et un 100 à 150 mm serait trop encombrant

Les résistances sont calculées pour une résistance interne de 200 Q, ce qui est une valeur moyenne. Cependant, plutôt que d'utiliser des résistances étalonnées, il est préférable d'établir l'étalonnage par comparaison avec un contrôleur suffisamment précis, et de ne prendre les valeurs marquées qu'à titre indicatif.

Nous avons prévu les gammes suivan-

Tensions continues et alternatives : 10, 50 200 et 500 V. Intensités cont. : 0.5, 2, 10 et 100 mA.

Résistances : 1 à 1.000 Ω, 100 à 100.000 Ω et 10.000 Ω à 10 ΜΩ. La figure 3 montre le schéma complet utilisé. On notera que la commutation utilisé. On notera que la commutation est faite par deux contacteurs rotatifs. L'un a 3 positions : continu, alternatif et output, l'autre à 12 positions (dont une inutilisée) correspondantes aux sensibilités.

En V continus, la valeur des résistances est égale à la sensibilité, multipliée par 2.000 (car l'instrument « fait » 2.000 O/V). Pour 10 V. on obtient done 20.000

Q. etc. En mA, les shunts se calculent par la formule $S \equiv G/(n-1)$, G étant la résis-

tance interne de l'instrument, et n le pouvoir multiplicateur du shunt. Ainsi, pour un courant de 2mA, on a n = 4 et n-1 = 3. D'où 5 = 200/3 = 66,6 Ω . De même, pour 10 et 100 mA, on trouve respective pour 10 et 100 mA, on trouve 10 et 100 mA, on trouve 10 et 100 mA, on trouve 10 et 100 mA, on t

menting plant 155 et 1 m. o. 1.

Four measure les Vallernatifs, on utillee un redresseur. Nous préconisons le de les Westlembeses. Afin d'avoir une de les Westlembeses. Afin d'avoir une la point de shunta, ni du côté conjinu ni aternatif. Ani, les gammes 60, 200 et 500 plaveres directement ders lues sur constitue de la constitue de

quent, on peut couper les axes à ras du canon et pratiquer une entaille à la scie, afin de rendre posisble un réglage par tournevis

L'hétérodyne modulée.

Pour reater dans la note de l'économie au point de veu de l'encombrement et du prix, puis avoirs adopté un système du prix, puis avoirs adopté un système monoisampe, s'en prix de la light de la ligh

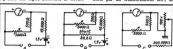


Fig. 4. - Les trois circuits de l'abmunitre

entre 2 et 6 V environ. Les valeurs des résistances sont à ajuster pour obtenir une lecture exacte en fin d'échelle.

une lecture exacte en fin d'échelle.

Briffin, venonse-in aux circuite de l'ohimmètre. La figure 4 montre les schémas

Briffin, venonse-in aux circuite de l'ohimmètre. La figure 4 montre les schémas

pour la gamme R (point milleu di

chelle 2,000 (2). Une pite de 1.5 V (16

chelle 2,000 (2). Une pite de 1.5 V (16

cette de la course, une résistance de 18,000 (2)

cette de la course, une résistance de 500, (2)

cette de la course de l'estance de 500, (2)

cette de la course de l'estance de 500, (2)

cette de la course de l'estance de 500, (2)

cette de la course de l'estance de 500, (2)

cette de la course de l'estance de 500, (2)

cette de l'estance de 1500, (2)

cette de l'estance d


20.2 Ω.

La troisième sensibilité est obtenue au moyen du montage de la figure 4C. La

le secondaire (accordé par le condensateur C à la tonailté roulue) est en série avec la plaque hexode, la grille étant rellée dans le sens convenable à l'enroulement libre. Afin d'empécher C de courtirculter la LP, contenue dans le circuit circulter la LP, contenue dans le circuit calée entre la plane d'act de set intercalée entre la plane de la contenue de la teur. Elle sera du type fractionné (Dyna,

teur. Elle sera du type fractionné (Dyna, National). L'atténuateur est simplement constitué par un potentiomètre de 1.000 Ω, alimenté par un condensateur de 1.000 cm mica

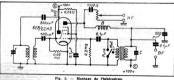se pair dit consesses de l'accession de la partir de la plaque Une prise B.F. à haute impédance est pratiquée sur l'enroulement accordé du transformateur. Les gammes prévues sont au nombre de 4 : O.C., P.O., C.O. et M.F. Voict quelques indications concernant les bobins-



ges :

rig. o. - montage de l'heterodyne.

source est let le diviseur de tension à la sortie du filtre de notre alimentation, réglé à 100 V. En série, il y a une résistance de 200.000 Q. Le point milieu de l'échelle est 200.000 Q.

A noter que chaque sensibilité dispose d'un tarage séparé, ce qui est très commode. A cet effet, 3 potantiomètres identiques sont prèvue, branchés automatiquement par le contacteur des sensibilités. Comme leur réglage n'est pas frétés. Comme leur réglage n'est pas fréLe gamme O.C. couvries envison 5 à 20 MME. L'enroulement sers rellaté sous forme de 11 aptres jointives de fil 5/10 émail. Réaction en bout du côté masse, 4 aptres. La bobine P.O. couvrira de 500 à 1.000 KME. Elle comporte 110 aptres de fil 15/100 sous sole en nid d'abellies. Réaction 100 à 350 KME. C'est obtenu par 460 spires 12/10 sole en nid d'abellies. Réaction 100 aptres. En M.P., enfin, nous réalisement.

rons un étalement au moyen d'un condenseur fixe au mica de 500 cm, qui nous donnera une variation d'environ 400 à \$50 KHz. Il faut pour cela un bobinage de quelque 90 spires 15/100, avec une

réaction de 32 spires.

Tous ces bobinages sont exécutés sur tube bakélite de 15 mm.

Précisions sur l'alimentation.

Voici les données numériques du transformateur :

Primaire: adapté à la tension du secteur.
Un fusible cavalier doit permettre, au moyen de prises effectuées pour 110, 130, 150, 220 et 240 voits sur le primaire, d'adapter l'Alimentation à la tension du secteur, ce qui est indispensable pour un

ensemble portatif.

Secondaires filaments: 1,4, 2, 2,5, 4, 5, 6,3 V (pour 2 A).

12.5, 20, 25, 30, 35, 40 V (pour 0.3 A).

H. T. : 150 V (30 mA).

Chauffage valve: 6.3 V (0.3 A).

Ce serait peu pour une valve normale consommant 10 w au filament; mais nous utilisons une triode 6 C 5, 6 J 5 ou 76 comme telle. Le filtrage est à résistance



Fig. 6. - Schéma de l'œil magique.

et capacités, 2 fois 8 μP , 450 V (qui ne risqueront pas de claquer à ce régime) et une résistance de 3.000 Ω . A la sortie du filtre, une résistance de charge de 10.000 Ω à curseur réglable nous donne les 100 V pour l'obmmétre.

Entin. l'œil magique utilisé (EMA4 ou û A F 7) n'a rien de particulier, sauf les 2 branchements de la grille (fig. 6), lui permettant d'être utilisé soit sur un antifading (sans résistance de fuite), soit en détectrice grille sur une tension aiternative. Si rien n'est branché, la grille



ig. 7, - Vue en perspective du cadir

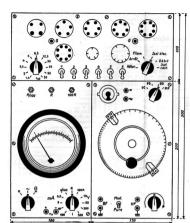


Fig. 8. — Aspect de l'appareil terminé.

des adaptateurs.

est « en l'air »; mais cela ne présente aucun inconvénient et évite un interrupteur. Il va de soi, que les filaments de l'oscillatrice et de l'œil majtque sont alimentés par le 6.3 V du transformateur.

La réalisation.

Afin d'obtenir quelque chose de facilà monter et à inspecer, le montage est réparti sur trois piatines séparées, qui lides seion la figure 7, Cette cage, ouverte sur les deux côtés, peus être renirée de faite sur meutre en bois blanc ou contreplaqué de 5 à 8 mm, recouvert le notreplaqué de 5 à 8 mm, recouvert le noferent le carde dans le sultage en les dévissant, on le libêre, oc qui permet de devissant, on le libêre, oc qui permet de sux Ilis qui reglent les 9 parties écotres

aux fils qui relient les 3 parties.
Selon les dimensions des pièces, les cotes peuvent être modifiées; cependant,
dans l'intérêt même de la « portabilité »,
on s'efforce de les comprimer.
La figure 8 montre la présentation des

La figure 8 montre la présentation des trois panneaux réunis et montés. Le contacteur général se trouve en haut à droite. Le lampemètre comporte les 8 supports suivants : les Américains à 4, £, 6 et 7 broches, l'octal, les transcontinentaux petit et grand modèle, ainsi que le loctal, que nous pensons voir dans un proche avenir. En raison de l'encombrement, nous avons éliminé tous les modèles anciens et désuets; cependant, il est possible de les atouter, ou de fabriquer

Le càblage des supports a'effectuera méthodiquement, en reliant au sélecteur 1 toutes les électrodes situées à gauche du pied filament (c'est-à-dire les plaques, en général), à 2 celles qui suivent en tournant toujours dans le sens des aiguilles de la montre. Le 6 correspond à la prise

de grille reliée au capuchon.

Afin de réduire prayonnement de l'hétérodyne, l'ensemble du montage se trouvant derzière le panneau corerspondant est enfermé dans une bolte en aluminium ou laiton soudé. Le transformateur d'alimentation est monté derrière le panneau supérieur, au-dessus des tumblers, sur

Revue des détails.

colonnettes.

Il faut, au total, 5 contacteurs rotatifs. Voici leurs spécifications : Combinateur général : 4 galettes a 2 rails, 6 positions. Tensions filament : 1 galettes à 1 rail, 12 positions.

Fonctions du contrôleur : 1 galette à 3 rails, 3 positions. Sensibilités du contrôleur : 4 galettes à 1 rail. 11 positions.

Gammes de l'hétérodyne : 1 galette à 2 rails 4 positions à court-circuit si pos-

sinis, y positions, a controllerate a possible. The circle, if y a 7 inverseurs tumbler, 1 potentiomètre de 1,000 Q, un C.V. de tiga?, I ou 2 cases, seve un dénuition de la companie de la companie de la cuellement dans le commerce, 3 potentiomètres à règlage par tournevis, 6 boutons fléche. Le transformateur et le galvanomètre du règlage par tournevis, 6 boutons fléche. Le transformateur et le galvanomètre du règla été décrite lois haut.

Conclusion.

Malpré as longueur, cette description ent forcément best incomplète. Pour parler davantage de la réalisation, et pour
idre quésques mois sur l'étabonage et
l'emplée, il un internation de la réalisation de
l'emplée, il un internation de la pourvoir
donc guier prétendre à autre chose que
de gruider en queique sorte le réalisateur,
in lissant noule liberté dans on travait
tout, un tel procédé ne vaut-il pas mieux
que des recettes de radio-culaine toutes
prétes, ne laisant au technicien que la
prétes, ne laisant au technicien que la
plans trop exactement étable pains tre

Ingénieur E.E.M.I. F. HAAS.

BREF

La TELEVISION DE NUIT, nouvelle invention américaine, serali réali ée au moyen de l'e image orthicen ». Ce nouveau service fonctionnerait bientôt aux Etats-Uni « dans des locaux fermés et avec n'importo quel éclairage ».

● La Chambre des Communes a adop'é les recommandations du Comité Hanker pour la télévision demandant la reprise des émissions sur le STANDARD à 405 lignes... en attendant mieux.

 Les émissions normales de la TELEVI-SION britannique reprendront au printemps 1946.

♠ La station de télévision de Birmingham, première station d'émitsion PROVINCIALE, commencera à fonctionner dans l'année qui suivra la remise en route de la station de l'Alexandra Palace.

r Alexandra Falace.

© Le nouveau PLAN DE REPARTITION des ondes ouropéennes pour la radiediffusion, étudié par Hubert, Exerciey et Tonenbaum et antérine par le Post Office, erra soumis à l'approbation d'une commission internationale.

diffusion.

Le ministre des Transports britanniques a proposé une régiementalion des propriées de la company de la confecier de bord sont succeptibles de la conficier de bord sont succeptibles de la company de la

mos moi « RADIO » a été utilisé pour la première fois en 1903 dans le protocole de la Conférence de Berlin. Les Allemands l'avalient proposé à la pace da terme de « sans fill » alors en u age. © Pendant la guerre, 1,000 officiers et 2,000 hommes et gradés de la Rayal Ajr tions terrestere du RADAR certes des siations terrestere du RADAR .

ÉTUDE D'UN RÉCEPTEUR DE QUALITÉ

3 + 1

En publiant l'article dans lequel notre ami Gondry decrit le réceptur qu'il a réalisé, nous avons de l'article d'article de l'article d'article d'articl

EBL1

ECH3

MF1

ECH3

MF1

1883

A une époque où les lampes sont rares, nous pensons rendre service à no lecteurs en leur présentant un récepteur à 3 lampes + 1 valve dont le rendement est comparable à celui d'un poste comprenant une lampe de plus.


as images — I wave dont is rendement eat comparable à celui d'un poste comprenant une lampe de plus.


Le montage n'est pas un reflex, qui offre parfois des difficultés de mise au point, il ne comporte que tois lampes, ECPI voit as partie penthode utilisée comme étage M.P. et as partie triode

comme premier étage B.F. Ses fonctions sont bien séparées, et l'ensemble est d'une stabilité parfaite. Une trode-hexode ECH3 équipe l'étage

Une trode-hexode ECH3 equipe l'étage qui assure le changement de fréquence classique. Une double-diode-penthode EBL1 equipe l'étage de sortie et assure la détection et la CAV. La diode à utiliser pour la détection et celle qui est sortie sur le plot volain de plot cathode dans mais l'une d'elles, la trode-penthode

le culot. Nous sommes donc en présence de 3 tubes à fonctions multiples. On remarque, en comparant les tubes On remarque, en comparant les tubes les des les des les les les les les les grille de la partie tríode n'est pas prolongée dans le sein de l'élément pentinde comme cela est fait dans l'ECHS; il a été conçu principalement pour occuper la place qui l'ul est assignée dans le monteristiques du tube ECFI...me les caxetéristiques du tube ECFI...me les caxe-

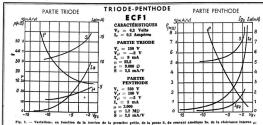

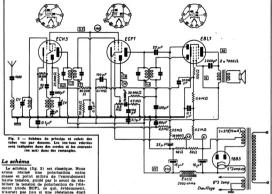

haute tension, guidé par le souct de stabiliser la tension de polarisation de l'élément triode ECPI, ce qui, évidemment, introduite dans le circuit cathode de ce tube. La polarisation serait fonction du courant passant dans le circuit, composé du courant pisopre à l'élément triode et du courant de la penthode qui, lui, varie avec la commande automatique Le polentiomètre est monté selon le

Le potentiomètre est monté selon le schéma que nous appellerons « de sécurité », utilisé pour assurer une vie asseztionque à cet organe fragile, Rappelons consus à cet organe fragile, Rappelons détection; c'est le schéma de qualité qui permet une audition à puissance réduite sans distorsion, ce qui n'est pas le cas de l'autre montage.

Le matériel

Evidenment on le choisira le meilleur possible. Une économie importante a été réalisée sur l'achat du jeu de lampes; le constructeur peut donc se permettre l'acquisition de piéces détachées de qualité qui sont, évidemment, d'un prix plus

elevé. Le transformateur d'alimentation sera largement calculé. Le tube EELI demande 250 voils entre plaque et cathomande 250 voils entre plaque et cathochiet de tension qui se produit dans le transformateur du haut-parieur; il faut encore se rappeler que, dans les pointes de modulation, le courant plaque de cette lampe attein; plus de 80 mA. Donc la doit être aussi réduite que possible. Le constructeur sera surpris de la différence de rendement tout autre matériel demeurant identique, qui existera entre un récepteur equipé d'un transformateur d'alimentation classique et un récepteur alimenté par un transformateur conçui pour les montages push-puil, par exemple.

par exe

Le montage

Il faut d'abord, acquérir tout le matériei, puit le disposer aur une tuble pour procéder à l'étude de la disposition des organes aur le châssis. Un récepteur sérieux ne se construit pas en achetant un châssis tout percé et en y fixant des pièces détachées achetées Il existe des principes qu'il faut reapecter. Et pour ceia, il est nécessaire, pièces détachées en main, de dessiner son

pièces détachées en main, de dessiner son châsais pour ces pièces.
Les éléments basse fréquence seront situés à l'opposé du transformateur d'alimentation. Le blos d'accord peut, lui, être piacé du côté de cet organe, mais est piace du côté de cet organe, mais que par le transformateur risquent des provoquer des glissements de fréquence. Les supports de lampe seront orientés de façon que les connexions des circuits d'accord des les connexions des circuits d'accord des les connexions des circuits d'accord des lamps est connexions des circuits d'according de la connexion des circuits d'according de la connexion de de

node soient aussi courtes que possible. Peu importe si tous les axes des trous de fixacion ne sont pas paraléles aux axes du châssis l'Attention aussi à la fonsite de la commanda de la condensateur variable. Il y a des bloes d'accord qui demandent un cafran avec commande de droite, d'autres un cafran avec commande de à zuche.

Nous nous empressons de dire qu'en ce qui concerne ces derniers principes, le châssis photographie, qui a servi à nos mesures, est cloin de donner astafaction.

Lors du dessin du pian de perogge du la gomme, de déchirer la feuille de papier et de recommencer le travail.

Il est préferable de passer une heure de pius pour cette conception que de tant pour parer à des ronffements, à des tant pour parer à des ronffements, à des

accrochages, etc...
Nous recommandons aussi de ne pas placer la douille « Antenne » à proximité des transformateurs MF. comme cela se voit dans beaucoup de récepteurs; il ne faut pas chercher ailleurs que dans cette erreur la cause d'accrochages en haut de gamme P.O.

Penser aussi au cours de l'étude que beaucoup de transformateurs M.F. ont des vis de réglage latérales et qu'il est nécessaire que ces vis solent accessibles au tournevis de réglage. Ne pas faire circuler le fil qui relie le transformateur d'alimentation à l'interrupteur dans la zone réservée à la B.F. Placer la résistance de charge de la diode de C.A.V., puis la résistance de dé-couplage de ce circuit directement sur la cosse de la diode au support de lampe

la cosse de la diode au support de jampe. Le condensateur de découplage sers, lui, à proximité du bloc d'accord. Eviter de fixer les condensateurs élec-trolytiques à côté du transformateur d'ali-mentation ou de tubes qui dégagent une forte quantité de chaleur. Ces organes renferment des matières humides ou li quides qui se déssèchent ou s'évaporent assez vite sans surchauffe...

Premiers essais

Voici le câblage du châssis terminé. Nous allons procéder à une série d'essais statiques, afin de déterminer les conditions de fonctionnement des lampes et des circuits du récepteur. Avant de relier le cordon d'alimenta-

tion au réseau, brancher un voltmêtre entre la cathode de la valve et le point milieu de l'enroulement haute du transformateur d'alimentation. Etablissons le contact, les lampes chauffent, l'aiguille du voltmêtre monte jusqu'à une valeur voisine de 350 volts. Nous pouvons poursuivre les essais. il

n'y a pas de court-circuit avant filtrage, ce qui serait indiqué par l'immobilité de l'aiguille. Il faudrait dans ce cas, immédiatement couper le courant. Second essai à faire : mesurer la ten-sion après filtrage; on lira 260 volts en-viron. Vérifier ensuite les polarisations, les tensions de plaque, les tensions

d'écran Nous avons porté sur le chéma les cou-rants (dans les carrés) et les tensions (dans les cercles) se rapportant à chacun des circuits, ces renseignements peuvent être utiles en cas de panne.

Alignement

Après les essais statiques et les vérifications rapides, nous procederons à l'ali-gnement du récepteur selon les procédés connus

dés connus :

1º Le transformateur de liaison lampe
M.F. à diode;

1º 2º Le transformateur de liaison tube
changeur de fréquence à lampe M.F.;

3º Par la méthode du C.V. séparé pour
la desuit d'accellence allements des le circuit d'oscillation, alignement de ce circuit sur le circuit d'accord pour les points de recoupement des différentes

gammes. Rappelons quels sont ces différents points :

50-33,31-18,74 mètres 6-9-16 MHZ	522,3-331,7 -215,4 m.	1.875-1.500 -1.154 m. 160-200-260 KHZ
	574-904 -1393 KHZ	

correspondent respectivement aux sta-tions suivantes : Stuttgard - Hambourg -Radio-Lyon Et en G. O. : Huizen - Droit-wich - Oalo.

Analyse dynamique

L'analyse dynamique du récepteur est l'opération qui consiste à examiner le fonctionnement des divers étages qui le composent. Elle comporte un ensemble de mesures effectuées selon certaines normes. Pour notre part, nous avons adopté les définitions et les modes opératoires figurant dans le livre « Méthode dyna-

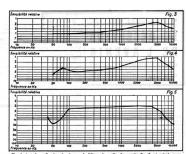


Fig. 3, 4 et 5. — Courbes de réponse de l'étage de sortie. La courbe fig. 3 est reierée une tension constante sur le primaire du transformateur de sortie; celle de la fig. 4 une tension constante sur le secondaire; celle de la fig. 5 pour une intensité con

mique de dépannage et de mise au point » (1). Ci-après, nous en résumons l'essentiel tout en indiquant les résultats

Mesures préliminaires

Une mesure préliminaire, utile si l'on désire chiffrer les résultits obtenus et les rendre comparables à des résultats standard, est celle de l'impédance qui charge la lampe finale.

Pour faire cette mesure, on injecte dans le circuit grille de la lampe finale une tension sinusoidale de fréquence 400 hertz et d'amplitude telle que la tension lue au voltmêtre branché sur le primaire du transformateur de sortie soit égale par exemple, à 30 volts.

Puis, on branche en parallèle sur l primaire une résistance de quelques mil-liers d'ohms, la déviation du voltmêtre est alors moins grande. On choisira une valeur qui donne seulement 15 volts. A ce moment, on peut dire que l'impédance de la charge est égale à la valeur de cette résistance Pour tenir compte de la résistance in-terne de la penthode finale et aussi de la

résistance souvent non négligeable du volumètre, il y a lieu de majorer de 10 0/0 la valeur trouvée.

La mesure effectuée sur le récepteur qui nous intéresse a donné 7.000 ohms.

Analyse dynamique de l'étage de sortie

a) Mesure de la sensibilité, - Nous ap

pliquons au circuit grille de la lampe fi-nale une tension sinusoïdale de fré-quence 400 hertz dont l'amplitude est

(1) Ce volume écrit par E. Aisberg et A. et . Nissen vient de paraitre aux Editions

telle que la tension de sortie développe dans la charge une puissance de 50 mW. Cette charge étant ici de 7.000 ohms, il faut une tension de sortie

 $E = \sqrt{0.05 \times 7.000} = 18.7 \text{ V}.$

La sensibilité de l'étage de sortie pour 50 mW est donnée par la valeur de la tension appliquée sur le circuit grille. Elle est, pour notre récepteur, de 0,3 V. b) Relevé de la courbe de réponse. -

Nous ferons un premier relevé à tension de sortie constante soit 18,7 volts, et nous porterons en abcisses les fréquences et en ordonnées, les sensibilités pour 50 mW. Ce relevé nous donne la courbe que représente la figure 3.

La figure 4 donne, en fonction de la fréquence, les sensibilités aux bornes de la bobine mobile. L'allure de la courbe ne diffère pas sensiblement de la précédente

Nous avons effectué un autre relevé qui exprime la sensibilité en fonction de la fréquence, mais la mesure de la tension aux bornes du primaire du transformateur a été remplacée par la mesure formateur a été remplacée par la mesure du courant qui circule dans le circuit secondaire et la bobine mobile (fig. 5). Pour étudier les variations de ce cou-rant, nous avons inséré, entre le secon-daire et la bobine mobile, une résistan-ce de 0.6 ohm. A l'aide d'un voltmétre thermolonique, nous avons mesuré la chute de tension aux bornes de cette ré-

A défaut de mesures acoustiques procédé indique comment se comporte la bobine mobile, puisqu'elle se déplace sous l'action du courant

Dans le prochain numéro, nous décrirons les mesures qui ont permis d'analy-ser les autres étages du récepteur. Quatre nouvelles courbes consigneront graphiquement les résultats de nos relevés (La fin au prochaîn numéro) R. GONDRY.

LE RÉCEPTEUR DE L'AVENIR

ne ressemblera point aux appareils actuels Le DECOR représente la salle de réduction de . Toute la Radio . Sur la balle roude, quigles papiers, des numéres épars, une regie à calcuit, un cendrier balle roude, quiégles papiers, des numéres épars, une régie à calcuit, un cendrier de part autors de la table les trois PERSONAGIS. Faut-il vous les prédie par à part. Autors de la table les trois PERSONAGIS. Part-il vous les rédies par la partier de la table les trois PERSONAGIS. Part-il vous les prédies par la partier de la radiofescriteit son copais IGNOTES. Les void rémais, tale aux mystères de la radiofescriteit son copais IGNOTES. Les void rémais de des controls de la radiofescriteit son copais IGNOTES. Les void rémais de des controls de la radiofescriteit son copais IGNOTES. Les void rémais et de dévendentes. Curtous est passe per l'Arique, la fille et their d'autres lieux de vois chauffait ». Il rémit d'étre démodifiel, Eprotis a. de son côd, connu le des des l'évendentes. Curtous est passe per l'Arique, la fille et their d'autres lieux de ventre de la resultant de l'article et their d'autres lieux de l'évendentes. Les routes faisables, lois de des l'évendentes per l'article à vois l'article à vois l'article de l'évendentes d'une conception hautenant de la controls de la controls de l'article à vois l'articles. Noté ces sécongames.

CURIOSUS. — Je regrette vivement de ne pas avoir pu visiter la Foire de Paris. Sans doute, à parcourir ses stands, on pouvait se faire une idée des nouvelles tendances de la construction radioélec-

trique.

RADIOL. — Pour ma part, je m'y suis senti rajeuni de cinq années. En voyant les récepteurs qui étaient exposés, je de le reconstruir de la reconstr

IGNOTUS. — Je suis un peu de votre avis. Le progrès, dans le domaine du poste amateur, est négligeable, A moins oute considère comme progrès une certaine empreinte de l'esthétique boche qu'on devine dans la présentation de plusieurs apparelles.

apparells... RAD. — En fait, il faut l'avouer, nous en sommes restés aux conceptions d'avant-guerre. Le n'en diral pas autant du matériel professionnel. Les apparells de mesure, les récepteurs de trafic témoignent d'une élévation considérable du siandings de notre industrie. Et, en dépit de la contra de l'accommendation de l

tenti de magnifiques résultats. CUR.— Oul. ils ont fait du Ros Du Cur. Nous pas à rougir de notre technique. D'ailleurs, quand le professiur Appleton a récemment parlé à la Sorbonne, il a, comme diraient les journaistes, rendu un vibrant hommage aux savants et techniture de leurs collèques britanniques, part de leurs collèques britanniques,



temps de voir de quoi demain sera-t-il fait, comme disait le poête.

CUR. Lequel ?

1G. — Je n'en sais rien. Mais je veux dire qu'en 1946 on ne peut pas continuer à fabriquer le sempiternel suiterner à 4 + 1 » comme on le faisait en 1936. Les énormes progrès du matériel professionnel doivent avoir une répercussion sur le récepteur amateur. Sa technique

serait-elle fossillide ?!

RAD. — Ignotius a raison, Pour l'instant, nous continuous le petit train-train d'unant-guerre parce que la création d'un outillage et d'un matériel radicalement différents ne peut pas étre envisagée. Mais on peut, dés à présent, tenter d'esquisser les grandes lignes du récepteur de l'aless manuels lignes du récepteur de l'aless grandes lignes du récepteur de l'aless par les parades lignes du récepteur de l'aless parades parades

venir. — Pour min part, se le volu mimore. Quand ja me revisel des handytalky », cas finetteun-récepteur têtéphoniques qui, sur ondes ultra-courtes, assuraient la liaison sur un kilomètre sans être plus encombrants qu'une cartouche de « Camei », quand javals à changer des lampes tous verre de la grandeur d'un récepteur n'excédera pas les dimensions d'un coffre de « Voitigeur d'un certe de venir les parts de la companya-

RAD.— Tout doux, mon ami. Je reconnais que la plupart des pidees sont ramendes à des dimensions microscopiques and productures appareits américains: les compositations appareits américains: les compositations appareits appareits protegrade un orqua de fer HP. Je fais, oppondant des ricevres au aujet des transtes routes de la compositation des les voulies ou non. Il faut mettre du l'er et du cuivre en quantité suffisante. Mais Il y a deux démunts qui monte de la UN p. d'eux démunts que voules pas rechoncer à la IlO.— Jen devrine un : c'est le hautt-

parleur.

RAD. — Exactement, encore que les Anglais en fabriquent un, électrodynamique s'il vous plait, dont la membrane ne mesure que 2 pouces, soit 5 centimétres. CUR. — Vous ne prétendez pas pouvoir en faire jaillir un grand orchestre symphonique ?

symphonique ?

RAD, — Certes pas, Mais le pourrait-on, qu'un coffret de trop faibles dimensions ferait disparaitre les notes graves, celles qui étoffent la musique, lui conférent toute son ampleur, toute a profondeur.

COR. — Oui, je asis. Yous me l'avez judici expliqué. Le rôle de l'ébnisters plats expliqué. Le rôle de l'ébnisters de la crèc un d'eran acoustique séparant les ondes sonorse émisee par les

faces avant et arriére de la membrane du haut-parleur. Pour les sons aigus dont la baut-parleur. Pour les sons aigus dont la fema en faisceaux divource et qui sont fema en faisceaux divource parleur. La companya de dent à des ondes jongues se propageant dans tous les sens. Et, faute d'un éeran suffisamment étendu, un vértable courtcircuit acoustique se produit entre les ondes avant et arrière.

RAD. — Je vous félicite, Curiosus, d'avoir ai blen profité de nos causeries.

IG. — Mais alors je ne vois pas de solution. A quoi bon réduire les dimensions du châcsis pour le placer dans un grand coffret pourvu d'un grand dynamique [... A moins d'utiliser la place disché moins de la cours du marché moin pur socker des ceufs du marché de la ceufs du marché du marché

che hour.

CUR. — Avec les calories que dissipent les lampes, ça deviendrait une ocuveuse artificielle d'où, pêle-mêle, avec les sons du jazz, on verrait jaillir des poussins.

16. — Il y a là une idée à creuser, Je me vois déjà à la tête de la Société Française des Radio-Incubateurs...

RAD. — En attendant, on pourrais protective preconstruction and the colution, II que ieu organes de réglage et la source de nois est touvent au même codovit. Les comments de la commentation de la comment

prece.

CUR. — Quand j'étals gosse, les postes étalent toujours équipés d'un haut-par-leur séparé. Et, je me souviens, le fait de l'inclure dans l'ébénisterie contenant le châssis, fut considéré comme un grand perfectionnement. Vous voulez donc revenir en arrière?

nir en arrière?

RAD. — Il me semble que je le fais au nom de la logique.

IG. — Je dgute cependant que l'esthésique y trouve son compte. Voyez-vous un intérieur élégant cornés d'une grande planche portant je haut-parleur ;

un intérieur élégant cornés d'une grande planche portant le haut-parleur? PAD. — Rien ne nous empêche de présenter cet ensemble sous la forme d'un écran de cheminée, d'un tableau, d'un meuble... Avec un peu d'ingéniosité, on fera accepter cette innovation à la plus snobe des auditrices. En fin de compte snobe des auditrices. En fin de compte.
c'est le seul moyen d'avoir de la musique sans s'encombrer d'un récepteur de
dimensions prohibitives.
IG. — Pulsque, avec votre système, on
peut réduire considérablement le coffre
du récepteur, pourquoi s'arrêter en ai ben

du récopteur, pourquoi s'arrêter en si ben chemin. On pourrait relèguer derrière l'é-cran du haut-parleur toute la partie ali-mentation ainsi que le tube de sortie. CUR. — Pourquoi faire ? IO. — Mais pour réduire davantage les dimensions du châssis qui tiendra alors dans une toute petite botte en matière dans une toute petite botte en matière



Fragment de la feuille de pa qu'IGNOTUS a couverte de dessins. ce ainsi que se présentera le récep des années à venir 2...

piastique. Sa face sers entiérement occu-pée par le ocdann très libble et les bou-pes par le ocdann très libble et les bou-RAD. — L'idée est bonne. J'y vois, d'ail-leurs, tin autre avantage primordial. Igno-tus sloigne du châasi se sélements qui formateur. In vaive et la lampe de puis-sance. De la sorte, les boblisages et les condensateurs des circuits oscillants are ont pius soumis à l'échautlement qui, se sont pius soumis à l'échautlement qui, se les dilatant, modifie leur accord en co de fonctionnement et détermine le glisse-

ment de fréquence.

CUR. — Tout cela est parfait. Mais combien faudra-t-il alors de conducteurs combien faudra-t-il alors de conducteurs dans le câble reliant le châssis au haut-parleus avec l'alimentation et la lampe de sortie placées à ses côtés ?



Shéma (dû à la plume d'IGNOTUS) de la partie du récepteur montée avec le haut-parteur.

IG. - Il y aura les fils de haute ten-IG. — Il y aura les fils de haute ten-sion, de masse, deux fils de chauffage et un fil pour la tension préamplifiée B.F. En tout cinq fils. CUR. — Fort blen. Mais le courant al-ternatif de chauffage ne risque-t-il pas d'induire les 30 périodes dans la conne-xion de la B.F. ?

IG. — Non, si vous prenez la précaution de torsader les deux fils de chauf-fage et. au besoin de les blinder.

CUR. - Quand même, ca ne va pas, OUR. — Quand même, ça ne va pas. Comment allumeres-vous le poste ?

IG. — Ça, en effet, je n'y ai pas songé. On peut évidemment amener au châssis l'aller et je retour d'un des fils du secteur en prévoyant l'habituel interrupteur,

mais...

CUR. — N'est-ce pas ? Vous vous rendez compte que ça complique les choses.

RAD. — L'objection de Curiosus est parfaitement valable. Mais je crois qu'avec un peu d'astuce on peut trouver la solution.

solution.

IG. — S'il s'agit d'un e tous courants », elle est toute trouvée. Puisque les filaments sont en série, un interrupteur dans le circuit de chauffage permet d'arrêter toutes les lampes, y compris la vaive et le tube de sorte. Mais qu'est-ce que vous griffonnez-là ?

CUR. — Tout bonnement le schéma qui résoud le problème pour les récep-teurs alternatifs. Je prévois, à côté du transformateur d'alimentation, un petit transformateur branché en permanence sur le secteur. Il doit avoir un primaire à grande inductance, comme les transformateurs de sonnerie, de manière que sa consommation à vide soit très faible. Dans le circuit du secondaire, sera placé un relais très sensible qui, en s'enclenchant, permettra de fermer sur le secteur le primaire du transformateur d'alimenle primaire du transformateur d'anmen-tation. Et c'est à partir du châssis qu'est



CURIOSUS roule comment CURIOSUS convoit Femploi d'un relais pour la mi-e en marche et l'arrêt commandés à distance. Sa tentative de croquer la tête d'IGNOTUS n'a rien de flatteur pour son ami.

commandée la fermeture et l'ouverture du circuit secondaire dont peut être extrêmement faible. le courant RAD. — Votre proposition me parait acceptable. D'autant plus que d'excellents modèles de relais existent qui ont été modèles de relais existent qui ont ête développés pour l'appareillage militaire. IG. — J'ai encore une idée qui n'est peut-être pas aussi bête qu'elle en a l'air. Si l'on mettait en aérie le primaire du transformateur d'alimentation et les filaments des lampes en les groupant de maments des lampes en les groupant de ma-nière que l'intensité du courant soit celle qui passe normalement dans le primaire. De la sorte, la coupure du circuit de chauffage effectuée aur le châssis coupe-rait en même temps le primaire du trans-

formateur.

RAD. — En somme, si je vous ai bien compris, c'est le mode de chauffage d'un tous courants combiné avec un transfortus courants combiné avec un transfortus. mateur permettant d'obtenir une tension

mateur permettant d'obtenir une tension anodique étert. Par lu co objection. Dans cer-cure. Par lu control de la consumation ano-cique varie avec la modulation B.F. Par consequent. Il intensité demandie au pri-cure de la consequent. Il intensité demandie au pri-vaise pour le consequent. Il intensité demandie au pri-vaise pour le consequent de la consequent de l

danger des variations d'intensité qu'elles ne dépassent pas certaines limi-tes. Comme il s'agit en l'occurrence de fluctuations rapides, l'inertie thermique des cathodes à chauffage indirect les « absorbera > et elles n'auront aucune action

sur l'émission électronique.

IG. — Formidable !!! Euréka !!!

CUR. — Je parie, mon cher Ignotus.

que vous venez de sentir une idée de



La mise en série des filaments e rémaire du transformateur d'alime on est préconisée par IGNOTUS. ue vient faire dans le schéma cette nte et

génie jaillir sous votre calotte cranienne IG. — Il y a un peu de ca. Imaginez que, dans notre système, la lampe finale soit, elle, à chauffage direct. Dans ce cas, au moment des « fortissimi », le primaire du transformateur et son filament seront du transformateur et son filament seront traversés par un courant plus intense. L'é-mission électronique sera donc plus ac-tive juste au bon moment, quand on en a besoin. Et, peut-être même, y aura-t-il ainsi un certain effet d'expansion des con-

RAD. — Tout cela, mon cher, est loin d'être insensé. Le problème de la mise en d'être insensé. Le problème de la mise en marche peut comporter d'autres solutions encore. Ce n'est, après tout, qu'un point de détail. Il ne faut pas qu'il nous fasse perdre de vue l'important principe que nous imposent le bon sens aussi blem que l'évolution actuelle des pièces détachées : l'iroutuion actuelle des piréces détachées : séparation dans l'espace du montage radient de la constant de la c

portrait d'un vénérable ancêtre. Et l'on pourrait néanmoins accorder le récepteur à distance

- Je donne ma langue au chat. CUR. — Le pauvre félin sera bien em-barrassé... Mon système est pourtant bien barrassé... Mon système est pourrant neen simple. Le récepteur aux au accord apé-riodique et, bien que super, sera dépourvu d'osciliateur local. Ce dernier, dans un tout petit châssis, sera, seul, à la portée de la main de l'auditeur qui en réglera la réquence su gré des émissions dési-rées. Les ondes émises par l'osciliateur fees. Les ondes émises par l'osciliateur seront captées par le récepteur et déter-mineront la sélection des émissions. Ainsi, sans aucun lien matériel entre le récepteur et ce que j'appellerais « la boite d'accord », on pourrait régler l'accord du

IG. — Très simple! Trop simple votre idée! Seulement comment règlerez-vous la puissance et la gamme, comment ferezla puissance et la gamme, comment ferez-vous la mise en marche, comment évite-rez-vous les fréquences-images, com-ment éviterez-vous l'action sur les récep-teurs des voisins, comment... RAD. — Vous avez réussi, mes amis, à

me donner la migraine. Il est trop tard et, plutôt que de songer à l'avenir étoi-gné, envisageons le problème immédiat d'un bon gueuleton pour fêter notre rencontre.

Pour copie conforme : LA STENO DE SERVICE.

STATIONS RELAIS EXTRA-TERRESTRES

lles stratosphériques

On se souviendra peut-être qu'il y a quelque temps, une courte note avait quesque temps, une courte note avait paru dans la presse d'information, d'après laquelle les Allemands auraient aongé à laquelle les Allemands auraient songé à utiliser ce que l'on pourrait appeler des e lles atratosphériques » munies de mi-réfiéchir vers tel ou tel point de la terre certains rayonnements. Quelques commen-tateurs avaient même été jusqu'à insinuer que le but principal de cette réalisation était de capter une partie des radiations de la cette réalisation. solaires et de les concentrer sur une ville ennemie, par exemple, afin de la réduire

en cendres.

Telle qu'elle était présentée, cette information était inexacte, et il est juste de dire que la paternité de cette idée ne doit pas être revendiquée uniquement par la science allemande, car d'autres nations ont délà songé à réaliser des « lles stratosphériques » dans un but toutéfois dif-férent de celui auquel avaient songé les Allemands, puisqu'il s'agit en fait de les faire servir à des buts purement radio-

· Il s'agit en bref de lancer dans l'espace par un moyen quelconque et plus particuliérement par fusées, de véritables stations-relais dont le but serait de redistribuer pour tel ou tel point de la surface de la terre, ou même pour tout un hémisphère, les émissions faites en un point du globe; cette idée rejoint et déd'ailleurs celle que l'on a annonpasse d'ailleurs celle que l'on a annon-cée il y a quelque temps et d'après la-quelle des avions volant à haute alti-tude permettront prochainement, aux Etats-Unis, de relayer les p'ogrammes de télévision sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des liaisons par câbles ou par relais

Satellites artificiels

Pour bien comprendre les données du problème, il est bon d'examiner quelques ois fondamentales relatives à la propul-ion par moteur à réaction et de son sion application à cette science nouvelle que notre compatriote Esnault-Pelterie dénomma l'astronautique. Une fusée qui atteindrait une vitesse suffisante pour-rait traverser l'atmosphère terrestre et ne reviendrait jamais; cette vitesse que l'on peut appeler la vitesse orbitale est de 8 km par seconde, et une fusée qui parviendrait à l'atteindre deviendrait un satellite artificiel continuant à tourner immuablement autour de la terre, sans aucune dépense de puissance. Il est bon de noter que les Allemands avaient déjà presque réalisé une fusée destinée à bombarder les États-Unis, qu'ils avaient appe-lée fusée A-10 et dont la vitesse aurait dépassé la motié de la vitesse orbitale. Il n'est pas impossible d'imagine des Il n'est pas impossible d'imaginer des fusées munies d'un dispositif de direction radio-électrique et qui pourraient être lancées au-delà des limites de l'atmosphère munies d'appareils enregistreurs et émetteurs et que l'on pourrait ensuite faire redescendre sur la terre. Il n'est pas non plus impossible d'imaginer qu'ultérieurement de telles fusées pourraient comprendre des logements étanches pour un personnel observateur.

Paisons maintenant un peu de mécanique céleste. On peut considérer qu'il y sibles, circulaires ou elliptiques sur quelles une fusée serait susceptible de rester, pourvu que les conditions initiales soient respectées. La vitesse orbitale les soient respectées. La vitesse orbitale que nous avons mentionnée plus haut, ne s'applique qu'à l'orbite possible la plus proche de la terre. C'est-à-dire juste à la limite de l'atmosphère et pour la-quelle la révolution serait de l'ordre de 90 minutes. Si l'on augmente le rayon de



l'orbite, la vitesse diminue puisque l'at-traction diminue également et que la for-ce centrifuge nécessaire pour la contre-balancer devient plus faible. Tout cela est graphiquement exposé sur la figure 1. qui montre d'une part, la révolution en heures en fonction de la distance au centre de la terre, et d'autre part, la vitesse orbitale en kilomètres par seconde en fonction de la même distance.

Il est évident qu'il s'agit ici de lois trés générales dont la lune ne constitue qu'un cas particulier et pour laquelle on pourrait également tracer des courbes analogues. A ce sujet, disons que la ré-volution prévue par les Allemands pour leurs « lles stratosphériques » était d'environ 4 heures et demie, ce qui situe leurs altitudes au-dessus du niveau du sol à environ 9.000 km. On remarquera également qu'une orbite ayant un rayon de 42.000 km correspondrait à une durée de révôlution de 24 h exactement; or, on peut en conclure qu'un corps céleste pla-cé sur une telle orbite et dont le plan coinciderait avec celui de l'équateur tercoinciderait avec ceiui de l'équateur ter-restre, tournerait exactement avec la terre et, par conséquent, resterait fixe au-des-sus du même point de la planête. Il serait constamment visible dans je ciel du même hémisphère et, contrairement aux autres corps célestes, ne se léverait ni ne se cou-

Un corps placé aur une orbite plus courte tournerait plus vite que la terre et ae léverait, par conséquent, à l'ouest, ce qui peut d'ailleurs être constaté déjà dans la nature, notamment pour le sa-tellite inférieur de Mars.

Connaissant, maintenant, les conditions nécessaires à l'établissement d'un tel satellite fixe on peut très bien envisage sa réalisation, comme nous l'avons dit as réalisation, comme nous l'avons dit plus haut, même s'il segit d'une station comportant des laboratoires et du per-re actuelle, le arritaillement et le chan-gement du personnei par un service ré-guller de Jusée. On tel projet, blen qu'il nous paraises fanitatique, n'est nullement int, et il est evident que pour des rai-sons purement sclentifiques. Il pour des rai-sons purement sclentifiques. Il pour des rainos connaissances en astronomie, en phynos connaissances en astronomie, en phy-sique et en météorologie; sa réalisation pourrait être relativement simple puisque l'attraction étant faible, les matériaux de construction pourraient être trés légers, et les dimensions de l'ilôt stratosphérique pourraient être três grandes.

Où les ondes deviennent transcendantes

Le point important qui peut nous in-téresser au point de vue de l'utilisation en radio est qu'une telle station pourrait en ratio est qu'une telle situon pourrait servir facilement de relais pour des émis-sions faites à la surface du globe avec une fréquence susceptible de pénétrer l'ionosphère. La technique de la propagal'ionosphère. La technique de la propaga-tion des ondes permet d'affirmer que la puissance requise au départ serait très faible, puisque d'autre part encore, ces ondes auraient une portée optique. On pourrait objecter que nous n'avons

on pourrait objecter que nous n'avons pas jusqu'à maintenant de confirmation du fait que les ondes radio-électriques se propagent hors de la stratosphère. Tout ce que nous pouvons dire avec certitude est que les jongueurs d'onde les plus cour-tes ne sont pas réfléchies vers la terre; il est à souhaiter que l'on effectue prochainement des mesures de champ au-delà de l'atmosphère terrestre ce qui actuellement, est certainement possible avec

la technique mise au point, notamment dans les fusées du type V 2. D'autre part, si la station était pourvue de postes émetteurs de fréquence suffi-sante, nous pourrions savoir si la propa-gation cherchée s'effectue blen en tentant de mesurer des échos radio-électriques provenant de la surface de la lune (1). provenant de la surface de la lune (1).

A l'heure actuelle, nous savons par ex-périence visuelle, que les fréquences si-tuées vers l'extrémité du spectre optique se propagent avec une faible absorption sauf pour certaines fréquences aux lese propagent avec une faible absorption nauf pour certaines fréquences aur les-quelles on observe des effets de réconan-ce. Les féquences moyenmennent élevées être réfléchies par la couche P, et on a pu détecter des échos aur divers mé-téores alors que ceux-ci étaient à l'Inte-rieur ou au-dessus de la couche P. II est rieur ou au-dessus de la couche P. II est à peu près certain que les fréquences comprises entre 50 MC/s et 100.000 MC/s pourraient être utilisées sans subir d'ab-sorption notable dans l'atmosphère ou

dans l'ionosphère Il est possible d'imaginer qu'une sta-tion serait suffisante pour couvrir un hémisphère et qu'avec trois stations cet avantage serait étendu à la terre entière. Dans ce cas, la chaîne constituée par les trois stations comprendrait des system trois stations comprendrait des systemes de liaisons soit optique, soit radio (fig. 2). On a été assez loin dans l'étude des problèmes techniques posés par la réa-lisation de telles stations; elles compren-draient naturellement des groupes de ré-

(1) Ce qui a été réalisé depuis la rédaction de cet article, grâce au RADAR émettant des ondes de 3 cm., et, bien entendu, à partir de la terre (N. D. L. R.)

flecteurs paraboliques dont les ouvertures dépendraient des fréquences utilisées. Ces désendraient des fréquences utilisées not et de 5.000 MC/ron. I m pour des ondes de 5.000 MC/ron. I m pour des ondes de 5.000 MC/ron. I m pour la litté de la puissance pourrait être reditaité de la puissance pourrait être reditaité de la puissance pourrait être reditaité vielle grands réflecteurs pourraient être utilisés pour assurer un service restreint sur telle ou telle par-un service restreint sur telle ou telle par-

un service restreint sur tene ou tene par-tie du globe.

Bur les hautes fréquences, il n'est en effet pas difficile d'utiliser des faisceaux ayant moins de 1°, et comme nous u'a-vons dit plus haut il n'y aurait aucune limitation physique sur les dimensions des miroirs (notons que vue de l'ilôt straphérique, la terre se présenterait com-un disque avant un diamètre d'un peu plus de 17º).

peu pus de 17°).

D'autre part, suivant une technique
aujourd'hui bien connue, les mêmes miroirs pourraient être utilisés pour piusieurs transmissions différentes si l'on
prend les précautions nécessaires pour iter la transmodulation.

D'après la nature du procédé, il est évident que la puissance requise serait très inférieure à celle que nécessite tout autre dispositif puisque toute l'énergie émise peut être distribuée uniformément émise peut être distribuée uniformément sur la surface utile san qu'il y ait de perte. On peut établir de la façon sui-puissance requise porposimatire de la puissance requise por présente de la puissance requise pur radiodiffusion émanant d'une seule station. D'après Hund, le champ sur le plan équatorial d'un dipole \(\) 2 situé dans l'espace, à une distance de d'métres est pace, à une distance de d'métres est pace d'un desperte de la pace d'après de la pace de la pace de la pace d'après de la pace d'après de la pace d'après d'après d'après d'après d'après de la pace de la pace d'après de la pace d'après d'apr

$$e = 6.85 \frac{\sqrt{P}}{}$$
 volts par mètre,

où P représente la puissance émise en Si nous donnons à d une valeur de 42.000 km (pratiquement cette valeur sera inférieure), nous avons :

P = 37.6 e2 watts où e est maintenant exprimé en microvolts par mêtre.

Si nous admettons pour e une valeur de 50 microvolts par mêtre, qui représente la norme de la F.C.C. (Commission Pédéla norme de la F.O.O. (Communa re-rale des Communications) pour la modu-lation de fréquence, la valeur correspon-dante de P sera de 94 kW; cela représente la mitisance requise pour un dipôte simtance de l' sera de 98 kW; ceta représente la puisance requise pour un dipôle sim-ple et non d'un dispositif qui concen-terait toute la puisance sur la terre. Le gain obtenu par l'emploi d'un tel dis-positif semble être d'environ 80; par suite, la puissance requise par le service serait alors d'environ 1.2 kW.

aiors d'environ 1,2 xw.

Bien que cette puissance puisse paraitre ridiculement faible, il est vraisemblable que le chiffre correspondant est encore trop élevé. De petits réflecteurs paraboliques d'environ 30 cm de diametre
pourraient être utilisée à la réception sur
la terre et donneraient un excellent rapla terre et donneraient un excellent rapia terre et donneraient un excellent rap-port signal/bruit — ill ny aurait que gres peu d'interférence partiellement par suite des fréquences utilisées et partiel-lement parce que les miroirs sersient di-lement parce que les miroirs sersient di-venir aucun autre signal. Un champ de 10 microvolts par mêtre pourrait très blen être largement suffisant, ce qui con-duirait à une puissance à l'émission de 50 W seulement.

Si l'on veut bien se souvenir que ces chiffres concernent un service mondial de sellodification, on comprendra que le de sellodification, comprendra que le ment élevé, et si nous voulons compléter ces indications, nous pourrions dire de ces indications, nous pourrions dire de la lisions entre les trois stations stra-teophériques pourraient tres bien se fair-tosphériques pourraient tres bien se fair-

au moyen de faisceaux-radio dont cha-cun ne nécessiterait qu'une dizaine de watts.

watts.
On pourrait objecter que ces chiffres
nécesateralent une correction du fâti de
l'absorption due à l'inosophére et à l'asmosphère, mais celle-ci serait faible sur
la presque totalité de la bande. La légère baisse de valeur de champ due à
ces causes vers les extrémités de la surface utils couverte, pourrait être aisément corrigée par des projecteurs asymiment corrigée par des projecteurs asymi-

Alimentation séparée

Un autre problème fondamental, sur lequel on s'est déjà penché est de trouvers une source d'énergie électrique pour l'alimentation des nombreux émetteurs et appareils utilisés dans les ilôts stratosphériques.

Au-delà de l'atmosphère, une surface de 1 m² normale à la radiation solaire intercepte une énergie correspondant à cherché depuis longtomps déjà, à utiliser cette énergie et l'on sait, entre autres tout l'intérêt qu'avait suscité la réalisa-tion des miroirs Mangin constitués essen-tiellement par un miroir parabolique au foyer duquel on recueille une chaleur in-tense.



g. 2. — Trois stations relais assurent la rediffusion neur toute la surface du globe.

Bien que je rendement des miroirs Man-gin ne soit pas très élevé, les conditions seraient bien différentes à l'altitude pré-vue pour les ilôts stratosphériques puis-que ces miroirs seraient placés pratique-ment dans je vide à une température voi-sine du séco absolu, et par conséquent où les radiations ont une intensité de loin supérieure à celle observée à la surface du globe.

Il n'est pas non pius impossible d'ima-giner que les progrès réalisés en thermo-électricité et en photo-électricité, pour-raient rendre possible l'utilisation de l'é-nergie solaire plus directement. Revenant nergie soisire pius directement. Revenant aux miroirs, on peut dire que bien qu'il n'y ait pas de limite à leurs dimensions, un miroir de 50 m de diamètre capterait plus de 10.000 kw et i'on peut affirmer qu'au moins 1/4 de cette puissance pourrait être utilise

rait être utilisée.

Les sations seraient continuellement exposées à la lumière du soleil, asuf aux équinozes, oi clies se trouversient pione dus l'omère de la terre, mais la deux jours par an, et la plus longue durée d'éclipse continue serait d'un peu pius d'une leure. Il n'est pas difficile d'imaginer un service continu assuré, à ce moment, par des générateurs locaux.

Conditions de réalisation

On remarquera que nous n'avons jus-qu'ici surtout, parlé qu'au conditionnel. En effet, aucune réalisation n'a encore eu lieu, mais les projets sont suffisam-

ment avancés pour que l'on puisse envi-sager leur réalisation dans un avenir pro-che, étant donné d'une part l'énorme in-térêt au point de vue strict du rende-ment dans la propagation des ondes qu'il représente et d'autre part, du fait de l'é-volution, andés des moteurs à vie d'e-volution, andés des moteurs à vie d'evolution rapide des moteurs à réaction.

A ce dernier sujet, nous croyons utile, pour les lecteurs que la question inté-resse, de donner quelques renseignements supplémentaires

Nous avons vu que la fusée devait at-teindre une vitesse finale de 8 km par seconde. Compte tenu d'une correction de 2 km par seconde, nécessaire pour la na-vigation et pour les pertes dues à la ré-sistance de l'air (normale, puisque toutes les fusées seraient lancées depuis points situés à altitude élevée), on arrive a une vitesse totale de 10 km/seconde. L'équation fondamentale du déplacement d'une fusée est :

V = v log, R

dans laquelle V est la vitesse finale de la fusée, v la vitesse de lancement, et R fusée, v la vitesse de lancement, et R le rapport de la masse initiale à la masse utile en service (carburant et structure); jusqu'tel v a été de 2 à 2.5 km par se-conde pour les fusées à combustible li-quidés, mais de nouveaux procédés per-metiront des valueurs besucoup plus con-sidérables (un combustible oxyhydrogène ide une vitesse théorique d'expans de 5.2 km par seconde et on con de 5.2 km par seconde et on connaît des combinaisons plus puisaantes). Si nous admettons pour v une valeur de 3,3 km par seconde. R serait de 20:1: étant donné son accélération finie, la fusée perd de la vitesse par suite du retard dù à la gravitation. Si son accélération (présumée constante) est α m par secon-de, le rapport nécessaire R_c est augmenté de telle sorte que l'on a :

Pour une fusée à contrôle automatique scrait d'environ 5g et par suite l'rapport nécessaire R scrait de 37:1.

Il est impossible d'atteindre de tels reports awe use simple fusion make or porty parents among a fusion structure pour y parents among a fusion structure pour y parents among a fusion structure pour y parents feet settlem at moyer on a principal pour y parents feet settlem at moyer on a principal pour la construction des russes, at la some atomique perents de plus, d'extrager mainimous presents de plus, d'extrager mainimous presents de plus, d'extrager mainimous presents de la bombe atomique perents de libre relatations orients pour la construction des russes, et la bombe atomique perents de libre relatations orients pour la construction des plus dispisses avec tentre de la construction des politiques pour tentre de la construction de propagation inciture de la construction de la construction de propagation inciture de la construction de la constructi rapports avec une simple fusée, mais on

CONCLUSION

A la lumière de tous les faits que nous avons exposés, on arrive à se demander s'il est actuellement raisonnable d'envis'il est actuellement raisonnable d'euvi-sager la construction de chaines de relais à grande distance. Il n'est peut-être mê-me pas déraisonnable de penser que les réseaux actuellement ou devant être pro-chainement, mis en construction, n'auront peut-être qu'une vie utile de 20 à 30 ans.

(Adaptation d'un article de M. Arthur C. CLARKE, publié dans Wireless World, d'octobre 1945.)

REVUE critique PRESSE

étrangère



REPERAGE ELECTRONIQUE DES CANONS

par Sydney Weinrib (« Radio Craft, New-York, Janvier 1945.)

On utilise un certain nombre de micro-phones installés des endroits aussi étoi-pusé que possible les uns des autres. Les cou-pusé que possible les uns des autres. Les cou-dernies de la possible de la prése de la prése de la prése d'ar illerte. Pratiquement, on peu même supprimer les lignes entre les micro-phones et le poste central et les remplacer par une lislaton par radio. — L. C.

FUSEES DE PROXIMITE

C. Werenes World a London, Novembre 1880. The Control of the Contr (c Wireless World » London, Novembre 1945.) L'intére sante étude de notre co frère au-

could month to persona que la source n'en Le monés determagnétiques apropaganat Le monés determagnétiques apropaganat à coilé des monés sources, le phénomine Do-vent est partie de la source et de proberra-tern est ini auxi, tels nopule. Cette condi-cer est ini auxi, tels nopule. Cette condi-gre entre en la contra de proberra-pre entre memories per l'institute. per entre memories per l'institute que le pre entre memories per l'institute que le pre entre memories per l'institute que l'in-ternation de nouverne l'institute que affension contre l'appeart, sont requi à l'alse du te-ration d'insortement l'institut que le proje-

the at reduction in Proposed on code reconstruction of the code reconstruct

APPAREIL DE VISEE ELECTRONIQUE DES (« Radio Craft », New-York, Mars 1945.)

(a Radio Craft s, New-York, Mars 1985.)
Description rapide d'un dispositif de visée
expliquant le grand succès des superforte-resces D-30 dans la guerre du Pencificae.

Orisce à cot engin, un seul mi'railleur peut
armes défenuels. Le puis acce de feu des de la vitese est fait automatiquement. Le sys-tem de visée lient compte de la viers rela-tive des deux avions siant que de la viers rela-tive des deux avions siant que de la vier la de l'air à l'attitude du compte. La densité de l'air à l'attitude du compte. La C.

Par Me Murdo Stiver

(« Radio Craft ». New-York, Mars 1945.) (* Radio Craft ». New-York, Mars 1985.)

Lauteur réagit contre la tendance actuelle à considérer qu'une bande passante to'ale d'étendant jeuge'ni 17,000 criec est indispentie de la considére de l'annanctire une bande auvei large sans réformer compléciemnt les procéde de transmission actuels. Ce serait une bendier réal. Il faut, en effet, tenir complé du fait que l'imposite relative des fréquences décrets décords d'une manière « logarithme con éférées décords d'une manière » (ogarithme). de fell un l'Importante l'autre de n'exception de la commission à l'action de la commission à populitation de la commission des la commission de la commission

Irades. Il y a Desuccep a la constanti la irani-man.

In June 1 fiddit e cinça austi la irani-mission des l'édusces bases. L'expérience mission des l'édusces bases. L'expérience muricale en étendant le domaine de repre-duction du côté des réquience basses.

Il y a sussi la question des harmoniques et de la d'évolon. Contratement à l'opinion

généralement répandue, l'auteur prétend qu'avec les systèmes de reproduction usuels, la présence d'une faible distorsion due à la présence des harmoniques impeirs, loin d'être un défaut, donne, au contraire, un certain « brillant » à la musique. — L. C.

UN CONVOI DE BATEAUX ROBOTS nor T Omren

. Radio Craft s. New-York, Janvier 1945. (c. Badie Craft ». New-York, Jauvier 1980.) Le convoi comporte un navire de type habitos, qui est charge du ploisage, Les betseux tous, qui est charge du ploisage. Les betseux une machiners entièrement commande par radio à partir du ploie. Normalement les que que, se maintiment en une formation de terminée autour du cheé de convol. Mais, en que de la commander une manneuvre que commander une manneuvre que commander une manneuvre que conmander une manneuvre que contange de direction, augmentation de direction, augmentation de direction.

ENREGISTREMENTS SANS Par I. Queen

(« Radio Craft ». New-York. Pévrier 1945.) (e Radie Uran s. New-York, Pérrier 1986.)
Description des procédés employs par le cinéma sonore pour réduire les bruits parasites.
On sait que ceucie oint dus neu rande partie à des défauts de transparence de la pcida de la company de la primer de la company de la primer de la company de la company de la company de la primer de la company de la primer de

LA TRIODE INVERSEE Par W. A. Hayes

(* Radio Craft », New-York, Pévrier 1945.) (a Badie Craft », Neu-York, Périrer 1945.)

Il "sén": en rablité d'un teles peticialemen

Il "sén": en rablité d'un teles peticialemen

trique. Le fitte de l'article s'explique par

trique. Le fitte de l'article s'explique par

phique seu disposée en re annoée et cuthon

phique seu disposée en re annoée et cuthon

fit en plus facilité d'eviter le couract de grift

A la manère de tions déscriconiques class

de siro ». Le tube RIBET permet de mi

et s'est de siro ». Le tube RIBET permet de manère,

de siro ». Le tube RIBET permet de manère,

de siro ». Le tube RIBET permet de manère,

de siro ». Le tube RIBET permet de manère,

de siro ». Le tube RIBET permet de manère,

de s'est-à-dire la cent millionième pa

tie d'un mércampère. » Le C.

CONTROLE DU VOL PAR L'ELECTRONIQUE par Raymond Lewis

(« Radio Craft ». New-York, Mars 1945.) Description de différents instruments Description de différents instruments de bord qui facilitent la tache du pilote d'un avion moderne. Il s'agit d'indicateurs giro-corquius de fince lon, d'aliminateurs priocio-corquius de l'activitation de l'activitation de cana visibilité est récolumne de l'activitation sans visibilité est récolumne de l'activitation de la concursit la courbe de descente de l'avion. A chaque inskant, ja pilore connaîts automati-quement as viteues, son allitude et sa post-tion par rapport à la piste. – L. C.

LES MEILLEURS LIVRES DE RADIO

A EADIO 7... MAIS C'EST TRES SIMPLE, par E. Alsberg. — Un cuvrage de vulgari-sation à la portée de tous. 182 pages, format 18-23 100 fr. ANUEL DE CONSTRUCTION RADIO, par J. Lafaye. — Etude de la construction d'un châssis et du choix des pièces détachées. 96 pages, format 16-24 35 fr.

A PRATIQUE RADIOELECTRIQUE, par An-dré Clair. — L'étude d'une maquette de ré-cepteur. Première partie : La conception. 26 pages, format 16-24 78 fr.

PRATIQUE RADIOELECTRIQUE, par An-6 Clair. — Seconde partie : La réalisation. 100 pages, format 16-24 76 fr.

DE MISE AU POINT, par E. Al berg et A. et G. Nissen. — Touter les mésures des récep-teurs, relevés des courbes et leurs applications. 120 pages, format 13-21, avec dé-pilant hors texte en couleurs . . 96 fr.

EUX HETERODYNES MODULEES DE SER-VICE, par J. Carmaz. — Principe, réalisation. 68 pages, format 13-18 30 fr.

A MODULATION DE PREQUENCE, par E. Aisberg. — Théorie et applications de ce nou-veau procédé d'émission et de réception. 144 pages, format 13-21 ... 86 fr.

DE L'ELECTRICITE A LA RADIO, par J.-E.
Lavigne. — Un cours complet destiné à
la formation des radiotechniciens. Le tome
premier est consacré aux notions générales et élémentaires d'électricité.
112 pages, format 13-21 66 fr.

Lavigne. — Tome deux, notions générales de radio.

152 pages, format 13-21 120 fr.

CENT PANNES, par W. Sorokine. — Etude pratique de 161 pannes types. Diagnostic

144 pages, format 13-18 75 fr. REALISATION ET EMPLOI DE L'OMNIME-TRE, par F. Haas. — Construction et étabon-nage d'un contrôleur universel continu-alter-natif et d'un contrôleur junior. Nouvelle édition complètement refondue. 64 pages, format 13-18 25 fr.

MAJORATION DE 10 0/0 POUR FRAIS D'ENVOI AVEC UN MINIMUM DE 10 FRANCS our demande, envol contre remboursen

SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO 42, rue Jacob, Paris (00). (Chèque portaux : Paris 1164-34 — Télè-hone : Littré 43-83.) nique de 142 chémas de récepteurs com-merclaux à l'usage des dépanneurs. 168 pages, format 17-22 100 fr.

PASCICULES SUPPLEMENTAIRES DE LA ASCICULES SUPPLEMENTAINES SCHEMATHEQUE. — Ces brochures, actuel lement au nombre de 14, complètent la do-

SCHEMAS DE RADIORECEPTEURS, par L. Gaudillat. — Schémas de récepteurs alterna-tifs et universels avec valeurs de tous les Pascicule premier (32 p. 21-27) 45 fr.

LES LAMPEMETRES, par F. Haas et M. Ja-main. — Etude théorique et pratique et réa-lication des principaux apparells. 64 pages, format 13-18 30 fr.

LE MULTISCOPE, par R. Dumont. — Construction et étalonnage d'un pont à indicateur cathodique pour la meuure de R et C. 55 pages, format 13-18 30 fr. LEXIQUE OFFICIEL DES LAMPES RA par L. Gaudillat. — Sous une forme ; que et conden ée, toutes les caractéris service, les culo tages e lampes européennes et : 48 pages, format 13-22

ELECTROACOUSTIQUE, par J. Jourda Tableau mural 'n couleurs dennant le leurs et équival-noces des décibels e principales formules et abaques d'él

Pormat 50-65 CAHIERS DE TOUTE LA RADIO

1. - LES RECENTS PROGRES DE N* 3. — ELECTRON'QUE ET RADIO N° 4. — LE LABORATOIRE

VIENT DE PARAITRE

MÉTHODE DYNAMIQUE DE DÉPANNAGE ET DE MISE AU POINT

PAR

E. AISBERG et A. & G. NISSEN

Principes · Appareillage des mesures · Mesure du niveau de sortie · Analyse de l'étage de sortie · Préamplificateur B.F. Détection ● Alignement des circuits M.F. et H.F. ● Relevé des courbes de résonance • Mesures de sensibilité et de sélectivité ● Gain du circuit d'entrée ● Présélection ● Antifadina Musicalité • Mise au point et contrôle de fabrication • Application au dépannage

120 pages in-8°. Dépliant en couleurs. Nombreuses figures et tableaux numériques Prix: 90 fr. Franco: 100 fr.

DANS NOS PROCHAINS NUMÉROS :

La technique du Magnétron. Emetteur-récepteur à modulation de fréquence. Fonctionnement d'un filtre à quartz. La stratovision.

Etude comparative du matériel de transmission des armé

TOUTE LA RADIO n'étant pas mise en vente che

les marchands de journaux, le seul moyen de s'en assurer le service régulier est de SOUSCRIRE UN ABONNEMENT. Utiliser le bulletu d'abonnement ci-dessous en découpant survant le pointillé.

BUILLETIN D'ARONNEMENT

TOUTE LA RADIO DATE

NOM.... (Lettres d'imprimerie S.V.P.I)

ADRESSE souscrit un abonnement de 1 AN (10 numéros) à servir à partir (ou du mois de

au prix de 350 francs (Etranger : 400 fr.) * MODE DE RÈGLEMENT *

(Biffer les mentions inutiles) 1º CONTRE REMBOURSEMENT (montant versé au facteur livrant le premier numéro).

2º MANDAT ci-joint

3° CHÈQUE bancaire barré ci-joint. 4º VIREMENT POSTAL de ce jour au compte Ch. P. Paris 1164-34 (Société des Editions Radio).

SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO

42. rue Jacob, Paris (6°) Chèques postaux : Paris 1164-34 - Téléphone : Littré 43-83





LES LAMPES AMÉRICAINES LAMPES ANGLAISES LES LES LAMPES ALLEMANDES

SPÉCIALES TOUTES LAMPES EXISTANTES AVFC



NOTRE NOIIVFAII LAMPEMÈTRE

NOTICE TRÈS DÉTAILLÉE AVEC MODE D'EMPLOI ET LISTE DES LAMPES DONT L'ESSAI EST POSSIBLE CONTRE 15 FR. EN TIMBRES AUTRES FABRICATIONS :

HÉTÉRODYNES MODULÉES-MODULATEURS DE FRÉQUENCE OSCILLOGRAPHES CATHODIQUES -LAMPEMÈTRES PONT A IMPÉDANCES

Notice générale de nos tabrications corres 5 trans-RADIO ELECTRICAL MEASURE 3111, r. Roussel, PARIS

ses recepteurs de qualité 175. Rue de Flandre PARIS-19" - NORD 27-02 6 03



Siège social et Ilsine Bureaux et Vente 10, Av. du Petit-Parc VINCENNES (Seine) DAU. 39-77 et 39-78

MATÉRIEL RADIO-ÉLECTRICITÉ CIRCUIT MAGNÉTIQUE EN FER HE Toutes études pour matériel professionnel

. 516 (3 gammes). 514 (4 gammes). 517 (4 gammes avec H. F.). Avec C. V. 460 of.

512 (5 pammes) Avec C. V. 130 of 513 (5 gammes avec H. F.). ENNES FRÉQUENCES

207/209 jeu à ajustables. 210/211 jeu à noyaux réglables. 5V13/5V23/MR33 jeu de 3 M. F.

POSTES RÉCEPTEURS

S-RAD

TOUTE UNE GAMME DF 4 A 11 IAMPES

REVENDEURS, DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

Construction Radio-électrique LEJEUNE 84, rue de Lourmel, PARIS-XVº - Vau. 86-11

RECTA ET L'ÉLECTRICITE VOUS SEREZ BIEN SERVI

> ALLY ÉTABLISSEMENTS RECTA IDIR & DETRIK

37. AVENUE LEDRU-ROLLIN, PARIS (XII*) - DID. 84-14 Près de la Gare de Lyon, d'Austerlitz FOUR LA PROVINCE : sur rendez-yous - Atnoncer and

AUSSI RETROUSSÉ LES MANCHES CA IRA MIEUX I RECTA





La Maison de confiance de la Radio

GROS - DÉTAIL

12, Place de la Porte-Champerret, PARIS (17°)

Aétro : Champerret



NOYAUX **MAGNÉTIQUES** TOUTES FRÉQUENCES





XIII

CENTRAL RADIO

35, Rue de Rome - PARIS (VIII°)

APPAREILS DE MESURE de toutes Marques, aux meilleurs prix, pour Électricité et Radio GÉNÉRATEURS HF & BF, LAMPEMÈTRES, OSCILLOGRAPHES. CONTROLEURS. ETC.

> AMPLIS ET POSTES Toutes les pièces de T.S.F.

Seul agent pour Paris et la Seine de RADIO CONTROLE (Polytest, Master, Serviceman)

MICROPHONE PIEZO-CRISTAL TRANSFORMABLE!

. à poignée

LA MODULATION

43, Rue du Rocher, PARIS (8°) - Tél. LABorde 09-64

RADIO-MARIN

POSTES - PIÈCES DÉTACHÉES

GROS - DÉTAIL

TOUT POUR L'AMATEUR

TÉL : VAUGIRARD 16-65 14, RUE BEAUGRENELLE
PARIS-XV°





ont assurés d

sans difficulté

ET DE MAINTENIR UNE SÉRIEUSE
AVANCE SUR LA "CONCURRENCE

A. BLANCHY 35, rue du Pré-Saint-Gervais

Quelques agences encore disponibles, nous consulter

LAMPEMÈTRE 422



CONTROLEURS UNIVERSELS

F. GUERPILLON & CIE 64, Aven. Aristide-Briand MONTROUGE
THISphone 1 Allsia 29-85

CONSTRUCTION SOIGNÉE


FACILITÉ D'EMPLOI

PRIX AROPDARIE POLID TOLIS

Supersonic



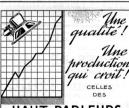NOTICE DÉTAILLÉE CONTRE 10 FRANCS EN TIMBRES SUPERSONIC 34, rue de Flandre, PARIS - Nor. 79-64



HAUT-PARLEURS S A R. L. 825 000 Frs

26, Rue de LAGNY-PARIS 20 - Tel: DORIAN 43-81 -

SAFCO-TREVOUX

40, Rue de la Justice - PARIS XX* TEL + MENIJMONTANT 96-20

TOUS LES CONDENSATEURS ÉLECTRIQUES FIXES POUR TOUTES APPLICATIONS

FACTEUR DE PUISSANCE - FILTRES TELEPHONIE - RADIO

MICA - ÉLECTROCHIMIQUES - CÉRAMIQUE RHÉOSTATS A CURSEUR - RÉSISTANCES FIXES

ISINES : PARIS SAINT OUEN TRÉVOUX MONTREUIL

A.C.R.M. - A.E.R.O. - FERROFIX

- JEUX DE BOBINAGES, BLOCS, TRANSFOS MI CONDENSATEURS AJUSTABLES AU MICA, A AIR
- PETITS VARIABLES PROFESSIONNELS CADRANS POUR APPAREILS DE MESURE

18, Rue de Saisset, MONTROUGE (Seine) Téléphone Alfeia 00-76

Lampemètre-Analyseur "DYNATRA"

Types "SUPER-LABO"

et 205 nce et chez

Notice contre 5 francs en timbres-poste sur simple demande à

YNATRA S.A.R.L. 20. Rue Pascal, PARIS (5



Transfos et Selfs "MARP". Lyon

Resrésentations : Décalcomanie alissante "MULIN". Lyon DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

AU SOMMET DE LA TECHNIQUE



Société Industrielle et Technique de Radio-Electricité

LE PLUS GRAND CHOIX LA MEILLEURE QUALITÉ

DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR T.S.F.

REODEL-RADI

35, RUE PASCAL, PARIS-13° - Tel.: GOB.

BELGIQUE

Avenue du Midi. 17. BRUXELLES

Place Rouppe C. C. P. 84412



AMPLIFICATEURS



ÉLECTROPHONES SONORISATION CINEMAS - DANCINGS 4 W - 15 W - 30 W Santolas commandáns par contac. terr M.Drenners entre prises Fick-up T.S.F. • 4 Impédances de sorte

PUBL RAPY

AUTRES FARRICATIONS

POSTES RÉCEPTEURS 6, 8 ET 10 LAMPES - RADIOPHONOS INTERPHONES - ALIMENTATIONS STABILISES - OSCILLOGRAPHES

15. RUE DES PLANTES SONAPHONE PARIS.XVº . Suf 04-42

RADIO-L G

SES RÉCEPTEURS DE HAUTE QUALITÉ

RÉORGANISATION DE NOTRE RÉSEAU D'AGENTS

48, rue de Malte PARIS-XI

Tét : 08F 13-32 Consultez - nous !

Métro : République FURL RAPY &

22, rue de la Quintinie PARIS (XV*)



Téléphone : LECOURBE 82-04

E's "EGAL RECEIVING COIL CO" A. LEGRAND

ÉLECTRO-MÉCANIQUE BOBINAGE BOBINAGE TÉLÉPHONIQUE Bobinages à partir de 2/100 à 100/100 de mm

BOBINAGES DIVERS SUR PLANS BOBINAGES RADIOÉLECTRIQUES AMATEUR et PROFESSIONNEL

APPAREILS DE MESURE





SUPÉRIEURE fournit gratuitement à tous ses élèves le matériel nécessaire à la construction d'un récepteur moderne

Les cours techniques sont ainsi complétés par In TRAVALLY PRATICULES

Vous-même, sous la direction de votre professeur. Géo MOUSSERON, construirez un poste de T.S.F. Ce poste, terminé, restera votre propriété. Enseignement sur place ou par correspondance.

51. BOULEVARD MAGENTA - PARIS 100

RADIO - M. J.

19. rue Claude-Bernard

Tél. GOB. 95-14

PARIS - 5°



RÉCEPTEURS RADIO TOUTES CATÉGORIES AMPLI CINÉ ET RADIO NOUVEAU SYSTÈME

SONORISATION DE SALLES INTERPHONES TECHNIQUE MODERNE USINE ET 55. rue Montorqueil, Paris-2°

XVII



RÉSISTANCES BOBINÉES POUR TOUTES APPLICATIONS
CORDES RÉSISTANTES
RÉSISTANCES POUR APPAREILS DE MESURE
APAISSEIJES DE TENSION

Ets M. BARINGOLZ 103, Boulevard Lefebvre - PARIS (15*)

RADIO PEREIRE

TOUT CE QUI CONCERNE LA RADIO

GROS - DÉTAIL

SERVICE TECHNIQUE DIRIGÉ PAR

MAURICE DUET

159, Rue de Courcelles - PARIS (17*)

Métro : PÉREIRE Tél. : CARnot 89-58



CHAQUE BON DE LA LIBERATION QUE VOUS SOUSCRIVEZ C'EST UNE PIERRE QUE VOUS APPORTEZ A LA RECONSTRUCTION DU PAYS



LABORATOIRE MARGUERITAT

TOUTES ÉTUDES ET MESURES

ESSAIS POUR LABEL

LABORATOIRE MARGUERITAT

210, FAUBOURG ST-MARTIN, PARIS (10+) Métro : Louis-Blenc - TÉL : BOT, 76-68



PETITES ANNONCES .

La ligne : 75 francs payable d'avance

Stock matériel construction : C.V. et divers, Neuf. Urgent. — Ecr. Rapy, 143, av. Emile.Zola, Paris (15*), qui transmettra.

On demande Agent technique pour laboratoire. Sér. référ. exig. — Schneider Frères, 5, rue Jean-Daudin, Paris (15°).

Actuellement libre après 15 années Direction Commerciale deux impor. Société Constr. Radio Elec., accepterais mêmes fonctions dans aff. sér. déstreuse créer ou dével. son organis. comm. — Ecrire à P. Rodet, 143, av. Emilie-Zola, Paris (19°), qui transmettra.











