

Foine Ganis

REVUE MENSUELLE DE TECHNIQUE EXPLIQUEE ET APPLIQUEE PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE E AISBERG

Sommaire

La Radio à la Foire de Paris, par G. Monin. Tétrachlorure et recettes de cuisine, par E. A.

cousine, par E. M.,
Comment on constrait un
abaque, par A. do Gouvenain.
Oscillogramme synchronisé
ou déclenché, por R. Papet.
Le récepteur économique.

par R. Besson.
Amplificateur H.F. de mesures, par F. Haas.
Inregistrement magnétique,
par P. Hémardinquer.

par P. Hémardinquer.
Subminiaturisation.
par Hugo Gernsback.
Le récepteur colonial,
par E. R. Théric.


fixes, par G. Nissen.

Amplificateurs pour sourds
par G. Levy

du désaccord. Redressement mono et biph sé, par R. Moulard. La contre-réaction d'intens.

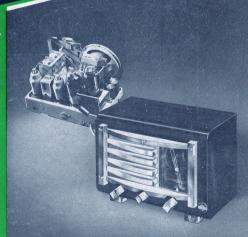La contre-réaction d'inten et la contre-réaction tot par L. Chréi Revue critique de la pre étropaère





N° 125 - MAI 1948





à l'occasion de la
FOIRE DE PARIS
vous présente ses
NOUVEAUX MODÈLES...



296, RUE LECOURBE PARIS 15º VAU. 18-66





CONCERTINO 942 . TOUS COURANTS MENUET 943 . ALTERNATIF

DIMENSIONS 350X220X170

ORGANISATION RATIONNELLE MÉTHODES MODERNES :

POUR VOUS SERVIR

RADIO-TEST S.A.R.L., 6 bis, RUE AUGUSTE-VITU, PARIS-XV" - Tél.: VAU. 04-86 et 49-76 GRAND PALAIS, GRANDE NEF, STAND Nº 628 - Téléphone au Stand : ELY. 86-87 TÉLÉVISION : 1er Étage, Salle N. Stand Nº 1503



La Technique de demain

LES NOUVEAUX TUBES "MINIATURE" TECHNIQUE RIMLOCK

- Dimensions très réduites
- Excellent fonctionnement sur Ondes Courtes (Grace notamment à un blindage interne complet)
- Faible consommation d'énergie
- Montage parfaitement rigide et indéformable
- Guidage automatique et Blocage dans le support.

Demandez notre documentation provisoire

LA RADIOTECHNIQUE 9, AVENUE MATIGNON, PARIS

ariane

LE BON POSTE FRANÇAIS

RÉCEPTEURS DE QUALITÉ INTERNATIONALE

Société d'Exploitation d'Entreprises Radioélectriques

119, RUE DE MONTREUIL - PARIS (XI°)

Téléphone : DIDerot 26-46

FOIRE DE PARIS - Grand Palais - Stand Nº 1012





INTERMEZZO 944 • ALTERNATIF "ANTINEA 9410" • POSTE BLED

fonctionnant sur batterie 6 volts DIMENSIONS: 520X300X230

RADIO-TEST, à chaque stade un TEST :

Quel que soit le rythme de sa production RADIO-TEST, toutes les cinq minutes, "TESTE" sa fabrication...

PURL PAR

RADIO-TEST SARL, 6 bis, RUE AUGUSTE-VITU, PARIS-XV* - Tél. VAU. 04-86 et 49-76
GRAND PALAIS, GRANDE NEF, STAND N° 628 - Téléphone au Stand: ELY. 86-87



FOIRE DE PARIS - GRAND PALAIS - STAND 607





ANALYSEUR

 Dépannage visuel de tous les étages d'un récepteur. Mesure directe de l'amplification de chaque étage.

CARACTÉRISTIQUES :

a L'appareil comprend : ● Un générateur B F donnant des dents de scie des fréquences suivantes : 30-40-70-120-400-1.000 - 3.000 , - 5.000 - 7.000 - 9.000 p/s. ⊕ Atténuateur pradué en volts et millivolts. Un oscilloscope cathodique équipé de deux amplificateurs pour déflection horizontale et

vertucile. Un modulateur de fréquence.

In quarte coûtle sur la fréquence 472 kc/s et permet l'ajustage précis du modulateur en fréquence, Une commutation très étudiée parmet de mettre en œuvre tous ces composants d'une manière extrêmement facile et sans risque de fausse manœuvre.

L'usage de l'apperaile, extrêmement facile, ne demande ausune connaissance spéciale.



APPAREILS SPÉCIAUX POUR LE LABORATOIRE ET L'INDUSTRIE Adresse Télègr : MECANOTEST RUEIL

Géméca G 4, Hétérodyne très simple.



FABRICATIONS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES - 61-63, granue de Chatau RUEL-MALMAISON (S. et. O.) - Telégo MAL (S. 95)





CONCERTO 946 • ALTERNATIF
CONCERTO 947 • TOUS COURANTS

Visiteurs de la Foire de Paris, soyez les bienvenus à notre Stand Lecteurs de "Toute la Radio", documentez-vous

...MERCI

PUBL, RAPY

RADIO-TEST, 6 bis, RUE AUGUSTE-VITU
Téléphone : VAUgirard 04-86 et 49-76 - PARIS-XV°

GRAND PALAIS - NEF CENTRALE STAND Nº 628 - Téléphone au stand : ELY. 86-67



Foire de Paris, Bureau Moderne Stand 3902, Grand Palais, Stand 917-T



FOIRE DE PARIS, Grand Palais, Grande Nef. Stand 1014



Caract<u>éristi</u>ques :

VOLTMÈTRE CONTINU : de 1.5 à 750 Volts – 13.300 Ohms par Volt

de 750 à 1.500 Volts – 1.333 Ohms par Volt

VOLTMÈTRE ALTERNATIF de 1,5 à 1.500 Volts – 1.333 Ohms par Volt

MILLIAMPÈREMÈTRE – AMPÈREMÈTRE

CONTINU – ALTERNATIF

de 750 "A à 7.5 A

OHMMÈTRE de 1 Ohm à 5 Mégohms CAPACIMÈTRE de 500 pf à 5 f

MULTIMÈTRE 419

20 CENCIBILITÉS

64, avenue Aristide-Briand, MONTROUGE (Seine)

PUBL PAPY



MANUFACTURE D'ENSEMBLE TOURNE-DISQUES STAR "PICK-UP" S.A.R.L.

60, RUE D'ÉPINAY - SAINT-GRATIEN (S.-&-O.) . TÉL. : 18-46



älectrophones type profes

type Salon 3 W. et 6 W Amplis de puissance sécurité et amplis de cinéma • Pavillons directifs nour haut-parlours Bras de pick-up magnétiques et piezo e Microphone piezo à filtre acoustique

Demandez Documentation Très bonnes conditions & MM. les Revendeurs

FOIRE DE PARIS, Grand Palais. Stand 1027





CHANGEUR AUTOMATIQUE DE DISQUES

Le plus sûr du monde !...

Le changeur automatique de disques JOBOTON possède : UN SYSTÈME AUTOMATIQUE permettant de changer 10 disques avec régularité et douceur (brevet déposé dans 42 pays).

UN PICK-UP avec capsule piezoélectrique de haute fidélité. Le bras se relève entièrement, ce qui facilite l'indroduction de l'aiguille qui se place systématiquement dans le premier sillon de n'importe quel disque.

VENTE EN GROS :

J.E. CANETTI & C'- - 16, Rue d'Orléans, NEUILLY (Seine) - Téléphone : Maillot 54-00


UN MOTEUR SILENCIEUX à fort couple de démarrage.

UN AUTO-TRANSFORMATEUR permettant d'adapter l'appareil à toutes les tensions. UN DISPOSITIF pour le rejet ou la répétition des

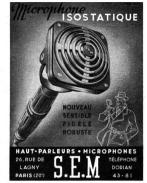L'ensemble est d'une présentation chromée impaccable.














FOIRE DE PARIS, Grand Palais, Stand 667



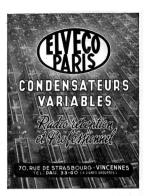

GROUPEZ VOS ACHATS CHEZ

GÉNÉRAL RADIO

1, B° Sébastopol, PARIS-1° - GUT. 03-07

UNE DES PLUS ANCIENNES MAISONS SPÉCIALISÉES

VOUS Y TROUVEREZ UNE GAMME ÉTENDUE DE

TOUTES LES PIÈCES DÉTACHÉES POUR T.S.F.

TRANSFOS, H.P., C.V., CADRANS, CHIMIQUES
CHASSIS, LAMPES, ETC...

APPAREILS DE MESURES

POLYMÈTRES, CONTROLEURS, LAMPEMÈTRES GÉNÉRATEURS HF. OSCILLOGRAPHES

AMPLIS ET POSTES

GROS

TOE BOX DERXAD

LES ÉTABLISSEMENTS GAILLARD

The special sp

RÉFÉRENCES MONDIALES

"Le poste de grande performance" spécialisés depuis 1933 dans le "POSTE COLONIAL"

SUDER OC 7

SUPER O.C. 77

ÉCEPTEUR 7 TUBES ENTIÈREMENT TROPICALISÉ
BATTERIE ET SECTEUR

4 GAMMES D'ONDES P.O. 190 - 570 mètres O.C. 3 28 - 52 29

O.C. 3 28 - 52 » O.C. 2 16 - 30 »

NOTICE SPÉCIALE SUR DEMANDE

AUTRES FABRICATIONS
RÉCEPTEURS DE 5 A 11 LAMPES

dont la réputation n'est plus à faire

• CATOLOGUE GÉNÉRAL FRANCO •

5 Rue Charles-Lecorg - PARIS-XV* TÉLÉPHONN

FOIRE DE PARIS, Grand Palais, Stand 708 E



19, RUE DES 3 BORNES . PARIS (XI.) . Tel.: OBERKAMPF 18-28





ELLE ÉCLAIRE ET ELLE CHANTE

19. rue Jean-Jaurès

ROIS_COLOMRES

(SEINE)

real une desguere sample s'acapterar de seçon partiglie à tout indivisur moderne. Ils confisert une merveille de poste ministrue adio, (Superhériodyne frois tubes) qui par nanceuvre d'un petit boutien, donne sustemaiguement 5 stations choisiss parmi les plus counées de la région parisierne : Porte Naional, Challe Panisienne, Parisirher, Luxers Lourg, Buchrich.

ns stations repérées pouvent être modifiées à la demander du client.

AUTRES FABRICATIONS : Son 6 lampes

IGA téléparleur. Son AUTORADIO PIGon combiné Radiophono. Ses modèle courants de 4 à 6 lampes.

PUELQUES RÉGIONS DISPONIBLES FRANCE ET EMPIRE Tous renseignements et docum. Nº 7 115

Téléphone : CHARLEBOURG 42-08

EN AVANCE I

Publéditec Domenach

FOIRE DE PARIS - GRAND PALAIS - Galerie T - Stand 906

Augmenter vos nomibilités de vente o avec les spécialités pudwla

- . POSTES VOITURE
- POSTES A VIBREUR (pour accus)

POSTES DE LUXE
TECHNIQUE AMÉRICAINE
ACT

AGENTS DEMANDÉS

5 et 7. RUE ORDENER

PUDIOLA 5 et 7, RUE ORDI PARIS 18: - BOT. NOTICES FRAN

FOIRE DE PARIS - GRAND PALAIS - Galerie E - Stand 732

INTERMONDE RADIO-TOUR

J. DAMIANI ET C"

35 et 39, rue de la Tour-d'Auvergne - PARIS-9°

"LA MAISON DE LA TECHNIQUE SÉRIEUSE"

POSTES de

RADIOPHONOS

M E U B L E S

Présentation la plus élégante

Sobriété et Solidité

CATALOGUE SUR DEMANDE

FOIRE DE PARIS - Grand Palais - Stand 677 bis



Du 1er au 17 Mai au

GRAND PALAIS

(Champs-Elysées)

SALON DE LA RADIO ET DE LA TÉLÉVISION

(De 9 heures à 18 heures)

Prix d'entrée : 40 francs



PUBL RAPY





FOIRE DE PARIS - Grand Palais - Stand 849 - Galerie P



ASSUREZ-VOUS/L'EXCLUSIVITÉ POUR EUR D'UNE MARQUE QUI

Services Administratife 7, Rue de LUCÉ · TOURS (let L) Tel: 27-92

Bureau à

FOIRE DE PARIS - Grand Palais - Stand 1021



FOIRE DE PARIS - Grand Palais - Stand 661

- TÉL : LAB. 12-00 at 01

PRÉSENTE SES NOUVEAUX MODÈLES

sur racks Radio-Contrôle de Lyon

(Concessionnaire exclusif pour Paris et la Seine) Serviceman, Générateur Master, Oscillographe, Polytest, etc.

SES ENSEMBLES PIÈCES DÉTACHÉES

Chassis 5 lampes T.C., 6 lampes ou 9 lampes alternatifs, avec schémas et plans de câblage SES RÉALISATIONS INÉDITES Oscillographe R.C. - Téléviseur XPR 1 et XPR 3

SES DIVERSES NOUVEAUTÉS Micro Piézoélectrique C-401 — Aiguilles inusables (agathe ou saphir) — Quartz bandes amateur pour O.C.

Catalogue sur demande contre envoi de 15 fr. en timbres





FOIRE DE PARIS : Gº PALAIS - STAND 673 (



88, QUAI PIERRE SCIZE • LYON • Tet Burdeou 58 · 01
103. RUE LAFAYETTE • PARIS • Tet Tradaine 81 · 19

vous dit:

Développet immédiatement

Développet immédiatement

Notre chiffre d'affaires

un de nos agents

Augmente ses ventes se 300%

- Un de nos agents nous écrit: "...Grâce à votre aide publicitaire et à votre organisation de crédit, j'ai plus que triplé mon chiffre d'affaire durant le mois de Mars. Je tiens à vous en exprimer..."
- Nous aidons en effet nos agents A VENDRE, d'une part par notre publicité - écoutez chaque dimanche, à 19h.45 le 1/4 d'heure MARQUETT à Radio-Luxembourg - d'autre part, par notre organisme de crédit, qui leur permet de traiter à tempérament, sans frais, sans risque al sans gaña de trésorerie.
- Les importants moyens de production dont nous disposons, 100 ouvriers fabriquent chaque mois, dans notre Usine de Rouen, plus de 1,000 recepteurs la haute qualité musicale, la parfaite réquiairié de fabrication de nos appareils, leurs prix très étudiés, sont enfin, les plus sûrs garantis de succès.



FOIRE DE PARIS - Grand Palais - Stand 644

mecanix

19, RUE MALTE - BRUN • PARIS XXº
TÉL.ROQ.52-50



MOTEURS TOURNE - DISQUES avec Pick - up

CHANGEURS AUTOMATIQUES pour disques de 25 ou 30 cm.

VALISES ε COFFRETS tourne-disques ε changeurs de disques

POUR MM. LES CONSTRUCTEURS

Présentation d'un nouvel ENSEMBLE TOURNE-DISQUES
qui leur est spécialement réservé



FOIRE DE PARIS - GRAND PALAIS Stand: 668

Depuis 1924 à votre service



à TECHNIQUE NOUVELLE ...

... PRÉSENTATION NOUVELLE

- Postes récepteurs 4, 5 et 6 lampes
- Postes récepteurs coloniaux
- Postes récepteurs piles-secteur

NOTICE SUR DEMANDE



FAR Service Commercial:

211 bis. Av. de Neuilly NEUILLY-sur-SEINE (Seine) Tél MAI 28-55 et 46-05

Usine à COURBEVOIE



"CLARENS"

ETUDE ET FABRICATION EN SÉRIE SUR DEMANDE

FOIRE DE PARIS - Grand Palais - Stand 669



Jécurité

EN DECELANT A DISTANCE LA PRÉSENCE D'UN ICEBERG. LE RADAR PERMET AUX PASSAGERS DES PAQUEBOTS MODERNES DE S'ARANDON-NER. EN TOUTE OUIÉTUDE. AUX CHARMES DE LA TRAVERSÉE. APTE AUX PLUS BRILLABIES PERFORMANCES

LA COMPAGNIE DES LAMPES MAZDA TOUJOURS A L'AVANT-CARDE DU PROGRES FABRIQUE UN MODELE DI TUBES A RAYONS CATHODIQUES TYPE C. 125 SPECIALEMENT ÉTUDIE EN VUE DE L'ÉCUIPEMENT DES RADARS

COMPAGNIE DES LAMPES MAZDA

MAZD

ECLAIRAGE - RADIO

TYPES RECEPTION POUR RADIO-DIFFUSION - TYPES RECEPTION POUR MATERIEL PROFESSIONNE TUBES A RAYONS CATHODIQUES . TYPES EMISSION POUR APPLICATIONS COURANTES TYPES EMISSION POUR APPLICATIONS SPECIALES - TYPES SPECIAUS



TOUTE L'ELECTRONIQUE AMPLIS



PUBLIC ADRESS CINÉMA DE 10 à 100 W

Secteur Alternatif et Con **INTER PHONES** MODÈLE A 4 WATTS MODÈLE B 24 WATTS

POSTES RADIO 5 - 6 - 7 lampes - LABEL

SECAREC 12, passage Jemmapes - LEVALLOIS Tél. : PER. 26-20 PUBL. RAPY

MATÉRIEL SPÉCIAL DOUT TÉLÉVISION


Ensemble de déviation avec PORTE-TUBE. CACHE-D'IMAGE et GLACE de protection SELFS ET TRANSFOS BLOCKING LIGNE ET IMAGE ALIMENTATION H. T. PAR OSCILLATEUR H. F.

> L'Optique Electronique 44, RUE DAMRÉMONT - MON. 07-75

E¹⁵ JULES JUHASZ

TUBES CATHODIQUES

LAMPES TÉLÉVISION

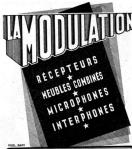

SALON D'EXPOSITION ET BUREAUX : 43 . RUE DU ROCHER - PARIS 8 Tel: LABORDE 09-64

FOIDE DE DADIS - GRAND DALAIS - GRANDE NEE - STAND 666



Etablissements G. DUBOIS

206, Rue La Fayette - PARIS (X*)

présentent au GRAND PALAIS, CHAMPS-ÉLYSÉES, FOIRE DE PARIS STAND RADIO 624

leur nouvelle gamme de Récepteurs

SAISON 1948-1949

* TYPE 523 "COSY"

* TYPE 523 "RYTHME"

* TYPE 621 "STUDIO"

* TYPE 621 "MAJOR"

Un RÉCEPTEUR TÉLÉVISION de présentation inédite

Breveté S.G.D.G. UN MEUBLE DE STYLE avec RADIO-PHONO CHANGELIR DE DISOLIES



Notre type 523 "RYTHME"

XXIII

5 LAMPES ALTERNATIF AVEC ŒIL MAGIQUE



AUTOTRANSFORMATEUR A TENSION CONTINUE

100 WATTS et 500 WATTS LIVRAISON IMMÉDIATE



PIÈCES DÉTACHÉES :

Prises blindées. Rornes universelles Prises de courant encastrées Poignées - Racks américains Tôleries - Capots, etc... **Roites** d'alimentation et de polarisation. Boites de résistances et de capacités. Oscillographe modulateur. Générateur BF et HF, etc...

P. de PRESALE (Constructeur)

MAISON FONDÉE EN 1910 104-106 rue Oberkampf PARIS-XI* - OBE 51-16





12. RUE PLOIX - VERSAILLES - Set O. TEL, VER: 36-43

- CHASSIS DE BALAYAGE contrôlé et mis au poir ALIMENTATION 5.000 VOLTS en boite comprenant: 1 Oscillateur H. F., et 1 Étage Redresseur
- NOS FILTRES RÉPUTÉS sur 8 Mégacycles
- Et notre ieu de Bobinages Broadcasting + Télévision Télébloc 3 Gammes Caire Transf. M. F. - Bifréquence

1 Gamme Son - Télévision Branchement Pick-Up Prise pour image télévision

Fonctionnement simultané sur 472 Kilocycles et 4 Mégacycles "Bande élargie pour son "

Demandez notre Documentation Télévision

DIRECTION USINES ET SERVICES COMMERCIAUX

Les Fabrications POLER

des années d'expérience à votre service!

RÉCEPTEURS DE CONCERT



Nouveau modèle A 68 • PRIX

PRIX ET QUALITÉ

Revendeurs, donnez la "SÉCURITÉ" à votre clientèle en vendant nos modèles sélectionnés. NOTICE SUR DEMANDE

POLER, 13, rue Christiani - PARIS-18°

L. RAPY





A GRANDE PENTE POUR O. T. C.

EE 50

Tube à émission secondaire, pente: 14, pour amplificateurs à large bande passante, appareil de Télévision.

EF 51

Penthode à deux sorties de cathode, pente: 9,5, pour récepteurs de Télévision et amplificateurs en ondes ultra-courtes.

EFF 51

Double penthode pour ondes ultracourtes, pente: 10. mA/V par élément.

Tubes de réception normalisés, cellules photoélectriques, tubes spéciaux, etc... Pour constructeurs professionnels, laboratoires et industries diverses.

CEGEDES TUBES ELECTRONIQUES

82. RUE MANIN. PARIS 19" BOT. 31-19 et 31-26



INCOMPARABLE to J.S.15 de

de Jeep Radio

DOCUMENTATION SUB DEMAND

71. RUE PACINE - MONTROUGE (Seine) ALE 32-66

FOIRE DE PARIS - Grand Palais - Stand 613



IMPORTATION DIRECTE DES ÉTATS-UNIS

FOURNISSEUR DES MINISTÈRES
ET GRANDES ADMINISTRATIONS

IRFS · TÉLÉVISION

• RADAR

S16 INDelle DE LIAISON FRANCE-AMÉRIQUE
S.LLF.A., 74, rue du Faubourg Saint-Antoine. PARIS (12*)

Tél. | DIDEROT 76-92



IS ON DOGABLE

CONVERTISSEURS ET VIBREURS (antiparasités)

FILTRÉS OU NON FILTRÉS
Primaire: 6, 12, 24, 32 volts
Secondaire: 110, 120, 220 volts
DOCUMENTATION SUR DEMANDE

EIS LEGASTELOIS & CIE

98 bis, Boul. Haussmann, PARIS-8° - Tél. EUR. 37-94, 95



RADIO-COMPT CIR DU EUD-EST

XXVI







FOIRE DE PARIS - Grand Palais - Grande Nef - Stand 649



renseignements apprès de Philips , Industrie 50, Avenue Montaigne, PARIS (VIII1) APPAREILS ELECTRONIQUES



PHIL WESA NOUVELLE GAMME







25 watts, type 1304

40 watts, type 1745

90 watts, type 1755



Mouble 3 baies

Sa nouvelle g a m m e d'Amplis 25 watts - 40 watts

90 watts - Préamplis Meubles 3 et 5 baies, à panneaux interchangeables, permettant de réaliser toutes les combingisons nécessitées



Pré-ampli, type 1202

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- Présentation luxueuse.
- Organes de commande et sécurité groupés.
- Haute fidélité de reproduction.
- Dispositif limiteur de Larsen.
- · Mélange micro, pick-up, radio. Coefficient de sécurité élevé.

EXPOSÉ À LA FOIRE

TOUS RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE à PHILIPS -

IPS ELECTRO-ACOUSTIQUE



Ses nouveaux microphones:

Piezo-électriques, à cristaux superposés, pour parole et musique; Electro-dynamiques, à frein acoustique et à impédance variable.



Piezo électrique type 9562

Sa gamme complète de haut-parleurs Electro-dynamiques à aimant permanent

10 watts, type 1530 chambre de compression avec membrane à centrage automatique.

6 watts, type 9803 15 watts, - 9807





et sa gamme variée de pavillons







et le Transmetteur d'ordres PHILIPHONE, élégant, fidèle, robuste

E PARIS GRAND PALAIS STAND 1020

ELECTRO-ACOUSTIQUE.50, AVENUE MONTAIGNE. PARIS

XXIX



Depuis la fin de la guerre, une equipe d'ingé-nieurs, techniciens et commerçants travaillérent sans relâche et avec acharnement à la concentration, mise au point et à l'outillage de notre nou-

velle gamme de récepteurs. Il s'agissait de faire du « Nouveau », de faire « Mieux ». Nous remercions ici tous nos amis et agents fidèles qui n'ont pas douté une seconde de nous et ont montré une patience et fidélité dignes de

tous les éloges. Notre résultat commun en est la récompense.

Magnifique le résultat,

Unanimes les éloges Splendide l'accueil des acheteurs

Tant en présentation qu'en rendement, tant en conception technique qu'en qualité de fabrica-tion, la nouvelle gamme est non seulement une réussite totale, mais surtout est - autre chose >

et « mieux ». Pierre, Paul ou Jacques vendent à vil prix, à crédit sur trois ans, ou pas du tout, des « Superhétérodynes 6 lampes multiples et mirifiques ». Les agents SCHNEIDER enregistrent des commandes pour les « NOCTURNE » et autres modéles et inscrivent les acheteurs qui attendent pa-

tiemment leur tour. Dans les dérniers six mois, pendant que Pierre, Paul et Jacques cherchaient désespérément des clients pour leurs postes « sans marque », nous livrions, malgré une fabrication importante. À peine 50% des commandes enregistrées par nos agents.

Actuellement, TOUT EST AU POINT : fabrication, matériel publicitaire, organisation, et nous

Tranquillement et sûrs de notre succès, nous attendons avec nos amis et agents les mois années de lutte à venir. Confiants en



honorable Ets Schneider Fres



Le choix fait vendre...

L'UN DES 12 MODÈLES SUPERLA



donnera satisfaction aux clients les plus difficiles Demandez notre notice générale et conditions

67. Quai de Valmy PARIS-10* Téléphone : NORD 40-41 Métro : République PUBL RAPI E

POIRE DE PARIS, Grand Palais, Stand 646 A



APPLICATIONS INDUSTRIELLES RADIOF 2. Avenue de la MARHE - ASHIERES (Seine) Tél: GRÉ. 12 Usines & NEUILLY - % - Seine et BRIONNE (Eure



REVUE MENSUELLE DE TECHNIQUE

DIRECTEUR :

15° ANNÉE

PRIX DU NUMÉRO.... 75 Fr. ABONNEMENT D'UN AN

- ANCIENS NUMÉROS
 On peut encore obtenir les anciens reuméros à partir du nº 101 (à l'exclusion du nº 103 épuisé). Le prix par nº, port compris, et de ...
 - Nos 101 à 102. 45 fr. Nos 104 à 108 50 fr. Nos 109 à 119 55 fr. Nos 120 à 123 65 fr. Nos 124 et suivants 80 fr.

de 5 CAHIERS DE TOUTE LA RADIO. 209 fr

NOTRE COUVERTURE
montre l'aspect particulièrement
élégant du nouveau récepteur
ORIOL où les jeux de lumière dans
le plexiglass créent un effet artistique original. Le chàssis sost monté
d'après un procédé spécial de

cablage "applique".

**
TOUTE LA RADIO
a le droit exclusif de la reproduction

en France des articles de RADIO-CRAFT de New-York

RÉGIE EXCLUSIVE DE LA PUBLICITÉ
M. Paul RODET
PUBLICITÉ RAPY
69, Rue de l'Université – PARIS-7°
Téchnone: INV. 34-9°

SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO ABONNEMENTS ET VENTE

OÉ 13-65 CCP Paris RÉDACTION :

TETRACHLORURE

ET RECETTES DE CUISINE

EFIEZ-VOUS de cas « recettes de cuisine a qui abondent dans le domaine de la radio. Tel est le consteil que, bien des fois, depuis 14 ans, nos lecteurs ont trouvé dans ces pages. Ne pas se re à tout ce qui se dit ou s'écrif, ne pas « gober » des conseils empiriques sans les soumettre au crible du lignement critique et de l'appérience, telle doit en tre de l'appérience, telle doit et l'apperience. En souler-vous un exemple ? Tout en

illustrant notre thèse, il comporte, par surcroit, des enseignements pratiques. A quoi sont dus les mauvais contacts

A quoi sont dus les mauvais contects des commutateurs? A la couche de graisse qui, à la lengue, vient enrober les unifects de contect, comme tout le monde le sait. El a preuve est que, selon le procéde classique, les mauvais contacts cont e justiciables s (comme disent les medicanis) du sintement au tétrachibreur amédicanis du sintement au tétrachibreur quiet sufficient pour dissoudre les indicables matières graisses et rendre les contacts parfaits. Tous les dépaneeurs contacts parfaits. Tous les dépaneeurs consistent et pratiquent cette méthode souveraine confre crachements et contacts intermittents.

Eh bien, tout cela est faux, archi-fauxl Les mauvais contacts ne sont pas dus à une pellicule de graisse, et le traitement habituel au tétrachlorure s'avère, à la longue, pire que le mel.

Pour battre en brèche toutes ces idées bien établies, il a suffi de se pencher sur les phénomènes mis en jeu, les analyser, réfléchir et effectuer des expériences de contrôle

C'est un ingénieur anglais, J.-J. Payne qui a le mérite d'avoir mis en doute un de ces « ce-que-tout-le-monde-sait » et d'avoir exposé, dans les pages du « Wireless World », les résultats de ses

La graisse n'a guère d'influence sur la valeur de la résistance de contact. Et cela se conçoit aisément. Les surfaces des pièces de confact, en apparence pointe et bien planes, se présentent, fortement grossies, comme un terrain au relief tourmenté où des chaînes de montagnes alternent avec des vallées. Compet tenu de l'irrégularité des ondulations,

les deux surfaces de contact n'ont, en fait, que peu de points communs constitués par des sommets en regard. La pression est, à ces points de contact, très élevée, donc largement suffixante pour percer la pellicule de graisse, cette matière étant refoulée dans les vallères.

Ce sont des particules solides de matières isolantes qui causent les mauvais contacts. Elles viennent se loger dans les vallées où la graisse les retient. Qu'une particule ainsi fixée dépasse l'altitude des sommets, et voilà les deux surfaces de contact trop écartées pour assurer le passage du courant.

On comprend dès lors l'action miraculeuse du tétrachlorure. En dissolvant les graisses, il entraîne les particules isolantes et rétablit les contacts.

TOUT est donc parfait ? Qu'importe, après tout, le mécanisme intime de l'opération, puisque le résultat est bon. L'est-il tant que cela ?

Guéri par le tétrachlorure, le commutateur est condamné à une mort prématuréa. En effet, le frottement entre les surfaces dépourves de toute trace de graisse entraîne une rapide usure du môtal. Des saiss effectués par J.-J. Payne sont concluants sous ce rapport. D'allieurs, ce n'est pas sans raison que les fabricants de commutateurs graissent les condacts.

selfr let contects...

Si l'on vout d'ériter les conséquences
Si l'on vout d'ériter les conséquences
appel à un lubrifiant appropris. Commes
tel, on peut employer une pictone du
tribuloéthylane. El pour la render visble sur les surfaces do on la dépose, on
a colorera evec un peu d'aniline. De la
sorte, on en mettra partout où il en faut,
mais nas blus suit il n'en faut.

Et voilà, vous le voyez, comment une analyse de faits apparemment connus, nous en a montré le mécanisme réel tout en imposant la lubrification comme complément indispensable du nettoyage au tétrachlorure de carbone.

Allez, après cela, vous fier aux recettes de cuisine éprouvées !... — E. A.

COMMENT ON CONSTRUIT UN

L'emploi des abaques simplifie considérablement les calculs que le technicien peut rencontrer dans l'établissement d'un projet, mais il arrive bien souvent que l'on n'ait pas l'abaque sous la main ou que celui dont on dispose ne couvre pas l'étendue des valeurs à considérer. On se heurte, en effet, lors de l'établissement d'un abaque, à une difficulté importante : ou bien on construit un graphique valable dans un grand domaine de viariation des paramètres — et, dans ce cas, l'abaque est peu précis - ou bien on désire établir un abaque précis et, dans ce cas, son échelle sera dilatée : et si on se trouve limité en surface, on ne pourra envisager qu'un domaine faible de variation des paramètres. En général, on essaie d'établir un compromis entre ces deux conditions, et on obtient un abaque qui s'applique à un grand nombre de cas ; on laisse à l'usager le soin d'extrapoler pour les cas qui échappent au domaine le plus courant.

Il arrive parfols que l'usager ait un certain nombre de calculs à effectuer dans le domaine qui, précisément, est en dehors des limites de l'abaque. Aussi dans ce cas il peut être plus simple pour trasager de construire lui-mêms l'abaque qui concerne plus spécialement son des l'est de l'est pour récoudre ce des concret en montrant les différentes cas concret en montrant les différentes cales con sonstruction d'un baque.

Un calcul qui se rencontre très souvent dans la technique radioélectrique est celul qui consiste à déterminer la valeur de Z définie par

$$\mathbf{Z} = \sqrt{\mathbf{R}^{y} + \mathbf{X}^{y}}$$

Z étant l'impédance d'un circuit, R sa
résistance et X sa réactance.

Le calcul est particulièrement malaisè à effectuer de tête, suriout dans le cas où R et X ne sont pas voisins sans pour autant différer énormément. En effet, si on a R voisin de X, on aura Z voisin de 1,5 R. Tandis que, si R et X sont très différents, Z sera très voisin de la

tres differents, Z sera tres voisin de la plus grande des deux valeurs, R ou X. Pour faciliter le calcul de cette expression, certains auteurs ont public des tables numériques. C'est ainsi que, dans le «Memento d'Electrotechnique», volume I. de A. Curchod (Ed. Dunod).


on trouve une série de tableaux donnant la valeur de l'expression $\sqrt{a^2 + b^2}$; dans ces tableaux a varie par valeurs entières de 1 à 100, tandis que b par du doutes les valeurs paires de 2 à 30 et

ensuite tous les multiples de 5 de 30 à

Dans le cas où la précision requise n'est pas très grande, on peut faire le calcul à l'aide d'un absque. Il faut, avant tout, décider quel est le type d'absque que l'on va adopter. Or, dans la pratique, il existe deux types principaux qui sont l'absque cartésien et l'abaque à points aignes. Nous alions les examiner tous deux et voir comment les examiner tous deux et voir comment visagés.

Cas de l'abaque cartésien

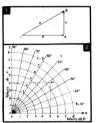La méthode vectorielle de représentation des impédances va nous guider automatiquement. On sait en effet que, si on porte un vecteur horizontal tel que



OA égal à R (fig. 1) et si en A on élève un vecteur perpendiculaire AB égal à X, le vecteur résultant OB est précisément égal à Z. Le bon vieux théorème de Pythagore

ne dit-il pas que OA' + AB' = OB' ?...

Il découle de cela que l'on peut résoudre graphiquement le problème demandé en portant les valeurs de R sur
un axe horizontal gradué (fg. 2) et les
valeurs de X sur un axe vertical gradué ; le point d'intersection M définit
l'extrémité du vecteur résultant, sa valeur numérique étant égale à OM' : il en

résulte que l'échelle des Z sera indiquée par le rayon du cercle OM, on aura donc une échelle de Z en portant une série de cercles de centre O.

Les valeurs de R sont toujours posttives, mais les valeurs de X peuvent être positives ou négatives. Il faudrait donc pour blen faire tracer une série de demi-cercles; mais, en fait, il suffit de considérer les valeurs positives seuiment et de n'envisager que le premier quadrant, le signe de X indiquant immédiatement si la résultante Z est dans le premier ou le quatrième quadrant.

Cet abaque permet, en outre, de déterminer quel est l'angle de déphasage de Z par rapport à X. En effet, cet angle a pour valeur l'angle xOM = 0. et on satt que l'impédance peut s'écrire :

$$Z = \sqrt{R^j + X^j} = R + jX = |Z|$$
 et θ . La seconde expression fait internir les imaginaires (avec $j = \sqrt{-1}$), et la troisième le nombre e base des lo-

garithmes népériens (e = 2,71828). Nous voyons donc que l'abaque cartesien que l'on peut construire sur les bases indiquées permet de transformer une expression de la forme symbolique $\mathbf{a} + \mathbf{j} \, \mathbf{b} \, \mathbf{e}$ nu une expression de la forme

 $\sqrt{a^2 + b^2}$ ou encore en une expression qui fait intervenir le module Z et l'argument θ ; c'est dire que cet abaque permet de transformer une expression en coordonnées polaires en une expression en coordonnées cartéaennes.

pression en coordonnées cartésiennes. Rappelons que l'on a les relations suivantes :

 $R = |Z| \cos \theta$ $|Z| = \sqrt{R^s + X^s}$ $X = |Z| \sin \theta$ $\theta = \text{arc tg} \frac{X}{R}$ L'écriture symbolique

 $\mathbf{Z} = \mathbf{R} + \mathbf{j}\mathbf{X}$ permet d'établir les égalités :


 $\mathbf{Z} = |\mathbf{Z}| \cos \theta + \mathbf{j} |\mathbf{Z}| \sin \theta$ = $|\mathbf{Z}| (\cos \theta + \mathbf{j} \sin \theta) = |\mathbf{Z}| e^{i\theta}$ ce qui montre que, pour faire tourner un vecteur d'un angle θ , il suffit de multiplier son module par $e^{i\theta}$.

Nous n'insisterons pas plus longtemps sur ce type d'abaque qui a été publié, à grande échelle, dans le recueil « 40 Abaques de Radio » auquel le lecteur voudra bien se référer (1).

(1) La première édition de ce recueil e équisée. Une nouvelle, revue et complétée, pa raîtra sous peu à la Société des Editions Radie

ABAQUE



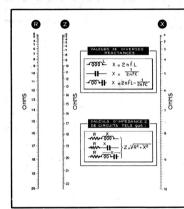

FORME DÉFINITIVE DE L'ABAQUE

Cas de l'abaque par points alignés

Dans les abaques par points alignés, on joint par une droite deux valeurs connues lues sur une courbe pour trouver, à l'intersection de la droite et d'une troisième courbe la solution du problème.

Les courbes peuvent être plus ou moins compliquées et leurs échelles peuvent être construites à l'aide de lois parfois très complexes.

Dans le cas où les formules à exprimer sous forme d'abaques sont simples, les courbes se transforment le plus souvent en droites et les échelles répondent à des lois simples : elles peuvent être linéaires, logarithmiques, ou suivre la loi des carrés, des cubes ou des racines carrées...

Etudions quel est le mode de graduation que l'on peut adopter dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire pour représenter graphiquement une expres-

sion telle que $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$. Imaginons que l'on ait trois axes parallèles (fig. 3) L, M, N et également espacés, c'est-à-dire l'axe M est à égale distance des axes L et N. Supposons que l'origine de chaque axe soit à l'extrémité supérieure. Portons deux longueurs OP et O'T respectivement sur les axes L et N. La géométrie classique nous L et N. La géométrie classique nous apprend que, si on joint PT, on détermine sur l'axe M un point R et que la

Supposons alors que les axes L et N. solent gradules intestruents avec la mème échelle. Si on adopte pour l'axe M. une échelle dientique, la longueur O'R, sera la moyenne arithmétique des segmints O'P et O'T; mais si on adopte ment O'R évalué dans la nouvelle échelle sera égal à la somme des segments O'P et O'T. L'abaque ainsi realismont production de la consideration de la presente un les nous presentes de la consideration de l'acceptant un les nous permettant de représenter un les nous permettes de l'acceptant de l'acceptant de la consideration de l'acceptant de la consideration de la consideration de l'acceptant de la consideration de la consideration de l'acceptant de la consideration de l'acceptant de la consideration de

$$a = b + c$$

l'axe L étant gradué en valeurs de b, l'axe N gradué en valeurs de c, et l'axe M en valeurs de a.

Or, cette expression est un peu différente de celle que nous avons à résoudre. Dans ce cas il nous suffira d'effectuer une transformation de l'échelle. Pour cela nous écrirons h = R² c = X²

et par suite on aura


$$a = R^s + X^s$$

Pour revenir au cas de l'énoncé, nous allons, au lieu de graduer l'axe L et valeurs de R', le graduer en valeurs de R, en remplaçant cheau des nombres écrits dans l'échelle linéaire par la valeur de sa racine carrée. On fera de même pour l'axe N et pour l'axe M; on aura alors la représentation de la figure 4 sur laquelle nous avons laisse les

R2 R	VR2. X2	RLXE	×	X2
° T°	91		2	0
w 1	4	80	3	13
20 4	6-	40	4	20
3	7-		5	
50	8-	60		30
	9-	80	6	40
50-7	10	100	7	50
63- 8	10	150	8	60
78-	12 -	140		70
80 9	15.	160	9	80
90-		180		90
l 10	14 -	200	. 19	100

deux types d'échelles pour montrer comment s'effectue la graduation.

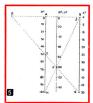L'abaque ainsi construit permet de déterminer faciliemn la l'estulante de deux vecteurs de même ordre de grande de la comparation de la comparation pour R et pour X on veuille avoir deux domaites différents, on veut, par que X varie de 0 à 10. Dans ces conditions, on aura R' variant de 0 à 400 et X variant entre 0 é et 100, et on pour présente la figure S.



$Z = \sqrt{R^2 + X^2}.$

Nous avons appliqué les considérations précédentes au cas où R varie de 0 à 20 et X de 0 à 10. Bien entendu, pour les valeurs supérieures ou inférieures, il suffit de diviser ou de multiplier par la puissance de 10 correspondante. Soit, par exemple, à déterminer la va-

leur de Z correspondant à R=15 ohms et X=8 ohms. En alignant ces deux nombres pris sur les échelles correspondantes, on trouve Z=17 ohms. Soit encore R=1.850 et X=730. Cts nombres n'étant pas portés sur

l'abaque, on va les diviser par 100, et le résultat trouvé sera multiplié par 100; en alignant 18,5 et 7,3 on trouve un nombre très voisin de 19,9, donc la valeur de Z cherchée sera très voisine de 1,990 obres.

A. DE GOUVENAIN.

SPACHRONISE

La stabilité de l'oscillogramme est une condition nécessaire pour l'emploi fécond de l'O.R.E. (D. Aussi les oscillographes du commerce comportent-ils toujours un dispositif pour synchroniser la base de temps avec un signal extérieur (qui peut être le phénomène observé lui-nieme).

L'expérience nous a pourtant prouvé que la simple synchronisation n'est pas suffisante pour répondre à tous les besoins de la pratique, et notre installation de mesures a été considérablement améliorée par la mise au point d'un montage qui permet de travailler aux résimes suivants :

REGIME NON-SYNCHRONISE.

II. — REGIME SYNCHRONISE.

a) par la fermeture d'un contact,
b) par les pointes positives d'une tension
variable, ou des impulsions positives,

 c) par les pointes négatives d'une tension variable, ou des impulsions négatives, d) par la dérivée positive d'une tension variable.

e) par la dérivée négative d'une tension variable.

III. - REGIME DECLENCHE

a)... e) comme pour le régime synchroisé. La réalisation de ces multiples fonctions est bien plus simple qu'il ne semble à pre-

mière vue. Voici d'abord quelques mots sur l'utilisation de ces différents régimes.

(1) ORE = Oscillographe à rayon électronique, pour ne pas dire OC (Oscillagrophe cathodique), ce qui crée une sonfusion avec ondes L'électronique industrielle emprunte la plupart de ses éléments à la radicélectricité. C'est donc au technicien de la radio qu'incombe souvent la tâche de rééliser un ensemble de mesures ou de régulation automatique dans une

industrie qui lui est étrangère. Si les outils de travail sont bien ceux de la radio, les problèmes rencontrés en différent pourtant à beaucoup d'égards. L'oscillographe cathodique, par exemple, est employé en radioélectricité at

Le balayage non-synchronisé

L'oscillogramme non-synchronisé se price mal à l'observation visuelle. Aussi stables que soient les circuits utilisés, de petites variations de fréquence du phenmène observé et du générateur de balayage se produiron toujours. Rien de plus désagréable alors que de « courir » après l'image qui se déplace constamment.

Le régime non-synchronisé peut, néanmoins, rendre certains services pour l'enregistrement photographique. La fréquence balayage sera réglée à une valeur légirement plus grande qu'un multiple entre ou une fraction simple — de celle du héronnème. Il en résulte uue le tracé lumi-





Sin 2

GREALENCHE F

en électronique industrielle. Ses dispositifs auxiliariers — amplificateur, base de temps — sont « en principe » les mêmes, mais leur utilisation dans le laboratoire de mesures autre que radiolèce. trique et au banc d'essais nécessite une certaine mise au point. Ainsi avons-nous été amenés à modifier et à compléter la BASE DE TEMPS habituelle pour pouvoir mener à bien les meusures effectuées sur des machines diverses à l'aide de l'oscilliographe.

neux se déplace plentement de gauche à ite. En ouvrant l'obturateur de l'apreil photographique des l'apparition du tracé à gauche et en le fermant avant que le spot ne recommence sa course, on obtient

des enregistrements fort utiles pour l'analyse de plusieurs cycles consécutifs. La photo 1 a été prise ainsi. La courbe représente la pression dans le cylindre d'un moteur Diesel (en ordonnée) en fonction du temps (en alcisse). Etant donné

tion du temps (en abeisse). Etant donné que les compressions et détentes n'intéresnt qu'une fraction du cycle entier, la fréquence de balayage a été choisie légèrement supérieure à 5 fois la fréquence du moteur. (Cet enregistrement a servi à l'examen des ondulations parasitaires, dont nous avons ainsi déterminé l'origine).

Le balayage synchronisé

Ce, régime est universellement adopte pour l'oscillographie. Remarquons toutelois que l'energistrement photographique ne s'en trouve pas forcément amélioré, car la superposition de plusieurs images peut embrouiller les diagrammes.

Les avantages de la synchronisation pour l'observation visuelle semblent indiscutables et maints lecteurs de Toute la Radioseraient peut-être étonnés d'apprendre que nous avons complétement abandonné la synchronisation au profit d'un autre procédé, que l'on peut appeler : « Le déclenchement synchronisé ».

Quelles sont, en effet, les caractéristiques idéales d'un oscillogramme ?

1° La stabilité de l'image. 2° L'échelle du temps (l'abscisse du diagramme) doit pouvoir être choisie à volonté par l'observateur.

nonte par l'observateur.

3° L'échelle du temps doit rester rigoureusement invariable, même au cours de longues mesures comparatives, pendant lesquelles la fréquence fondamentale des phénomènes examinés peut varier.

Le régime synchronisé s'oppose à la réalisation simultanée de ces exigences. Il maintient la fréquence sur un multiple entier — ou une fraction simple — de la fréquence fondamentale. Si cette dernière change, l'observateur est obligé de retoucher le balayage,

Reprenons l'exemple d'injection de combustible dans le cylindre d'un moteur Diesel (2). La quantité de combustible injecte

(2) Cf. Toute la Radio, nº 117, page 214.

est mesurée par la c levée > de l'aiguille d'injection. Ce mouvement est eaplé par un Micromètre électronique (en l'occurrence, un Indicateur de Pression Philips GM. L'amplitude maximum de déplacement est le quelques dixièmes de millimètre ; sa durie varie, suivant les cas, entre 1 et 10 million de maximum de deplacement est le quelques dixièmes de millimètre ; sa durie varie, suivant les cas, entre 1 et 10 million de l'acceptance de l'accept

Four L200 tours/minute, la fréquence fondamentale d'injection est de 20 cycles/ seconde, et la durée d'un cycle est de 30 milliscondes. Si le combustible est injecté ndant 4 milliscondes si chaque cycle, une durée favorable de balayage est donnée par lo milliscondes : la fréquence de balayage sera done avantageusement synchronisée sur 5 fois la fréquence fondamen

Des fluctuations de la vitesse du moteur cutraînent ici des variation quintuples de la fréquence de balayage. Il est impossible de mainteuir la même échelle de temps au cours d'une série d'essais, pendant laquelle les conditions d'injection et le nombre de tours du modeur changent, alors qu'il aurait précisiement fails une échelle de temps invatibble pour faciliter les mesures com-

Le balayage déclenché

Le régime e déclenché s, qui apporte la solution, ne constitue en lui-même rien de neuf. Il est difficile de savoir pourquoi rou suage n'est pas plus répandu (5). Cela tient peut-être uniquement à des raisons psyches de comme servant seulement à l'analyse des phénomènes non-périodiques et transitoires comme : fonctionement d'un disjoncteur, impulsions de courant d'une soudeur déclertique, mesure du temps d'ousondeure décrique, mesure du temps d'ou-

verture d'un obturateur photographique, mesure de la vitesse d'un projectile, ou même le radar écho de la lune... Que le halayage déclenché soit également utile - très utile - pour l'analyse des phénomènes périodiques, la photo 2 le démontre miexa qu'une longue explication.

La comparaison des enregistrements successifs permet de constater que : 1° Le balayage est déclenché à la phase voulue du cycle.

2º Aucun nouveau déclenchement n'est

2 Aucun nouveau declerchement irest

(3) Nous avons consulté une dizaine de prospectus français; seuls les oscillograpèes Philigs comportent un dispositif de balayage décienché, appelé « Balayage Monocourse »,

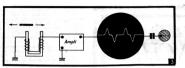






Fig. 2b

Fig. 2c



possible avant que le balayage en cours ne soit terminé. 3° La durée du balayage (donc la vitesse horizontale du spot) est choisie à volonté

par l'expérimentateur.

Dans la photo 2a, la durée de balayage est supérieure à celle d'un cycle moteur. Le déclenchement se produit seulement à chaque deuxième tour et le tracé s'étend sans discontinuité sur un cycle et quart.

'et enregistrement a été reproduit pour bien montrer que le phénomène — injection du combustible — n'intéresse qu'une petite partie du cycle entier.

La vitesse de balayage a été successivement augmentée pour les occilogrammes 29, 2c et 2d. De la sorte, les détails du phénomène apparaissent de plus en plus grandis dans le sens horizontal, ce qui en calitle Fétule. L'amorçage du balayage a lieu une fois par evele, environ 2 millisentée de la company de la c

ic temps en millièmes de seconde.

Grâce à l'indépendance de la vitesse de balayage et de la fréquence fondamentale (ici le nombre de tours du moteur), il est possible de maintenir constante l'échelle du temps aussi longtemps que l'on yeut.

La phase de déclenchement

Le balayage doit commencer peu de temps avant le début du phénomène intéressant. C'est pourquoi il est préférable de rendre autonome le dispositif de déclenchement.

chement.

Pour l'examen d'une machine quelconque, il est parfois possible de fermer ou d'ouvrir au moment voulu un contact qui

dutiva au morcage.

Le contact mécanique peut être remplacé par n'importe quel dispositif créant des impulsions électriques : variation de flux magnétique, cellule photoélectrique, étincelle d'allumage d'un moteur à explosion, etc... Voici par exemple une des multiples va-

riantes qui a Eurattago de la simplicité: Le diagramme d'un phénomère se rapportant à une pièce mécanique animée d'un mouvement occillant a été stabilité à l'aide d'un c capteur électromagnétique >, constitué par un écouteur téléphonique de 2,000 Q. devant lequel passe une pièce en tèle (figure 3). U'occillogramme reproduit, après amplification, les impulsions engendrées, et c'est la première montée en tendrées, et c'est la première montée en ten-

sion qui amorce le balayage.

Dans beaucoup d'autres cas — en particulier ceux qui relèvent de l'électricité pare — la trenino à examiner doit servir ellechement du diagramme. La phase la plus davorable pour opérer la syndronisation varie selon le phénomène à examiner, et il faut veiller à ce que le tracé ne soit pas coupé dans sa partie la plus inféresante simple de la plupart des occiligraphes du



commerce, qui comportent uniquement une synchronisation par pointe de tension positive, a'avère-t-elle insuffisante dans le pratique. C'est pourquoi le giérateur de halayage proposé permet de choisir à volonté un des régimes énumérs au début de cet exposé sous les n° 2 a à 2e et 3 a à 3e, le signal de synchronisation pouvant être le phénomène observé ou une tension variable indépendante.

Réalisation de l'ensemble

Le thyratron a été choisi comme oscillateur de relaxation (4) car il est facile à bloquer et à débloquer.

A titre d'exemple, la caractéristique de hyratrone EC 50 et 884 a été reproduire às la figure 6. La tension d'amorpage du circuit plaque est fonction de la tension négative sur la grille qu'il suffix de policie convenablement pour travaille soit en convenablement pour travaille soit en de Contenire est attent hosque la contenire de attent hosque la contenire de attent hosque la contenire de attent hosque la tension plaque maxime que même la tension plaque maxime que même la tension plaque maxime uma n'amorce pas le thyratron cui inversement, horque la polarisation de la que qu'il est et illement fabble que le thyratron sur prifice et elèment fabble que le thyratron sur prifice et elèment fabble que le thyratron de la tension de la contenir de la

Pour assurer une montée en tension linéaire, le courant de charge est stabilisé par une penthode : charge à courant constant d'un condensateur, — décharge brusque du condensateur par le thyratron

amorcé.

Les multiples variantes de tels générateurs de balayage ne différent en général que par deux détails : 1º l'alimentation en tension des différents « nœuds » du sché-

ma; 2º le point de mise à la masse. Cette seconde particularité demande un examen plus approfondi, car elle est d'une importance primordiale pour la fissese du tracé lumineux. En effet, pour obtenir un paire de plaques de déviation doivent être symériques par rapport à l'anode haute tension (2° anole) du tube cathodigue. En cas d'impossibilité, le « potentiel moyen » de de cétai de la 2° anode (5). Cet er proche de cétai de la 2° anode (5).


Habituellement, le générateur de balayage est couplé par capacité à la plaque de déviation horizontale du tube cathodique, et le potentiel du « centrage horizontal »

(4) Utilisable jusqu'à 10.000 balayages par seconde, ce qui est largement suffisant pour la plupart des applications en dehors de la haute fréquence.

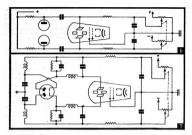(5) La moyenne arithmétique des potentieis de chaque paire de plaques doît être approximativement égale au potentiel de la deuxième anode, pour que les électrons ne sublusent pas de variation de vitesse au passage entre les







peut être choisi à voloute (fig. 5). Le ha page déclemén fait intervent un phénomen transitoire, et, pour éviter tout effet d' e inertie s, il est indispensable d'éliminer le condensateur de couplage. La plaque un déviation horitonitale se trouve donc lièe guboniquement au générateur de hasarque. Des hers, la distribution de potentieur respecter la règle conocce. Deut cas sont à distingue.

1er cax. — La deuxième anode est mise à la amasse. Cest le cas pour les O.R.E. avec amplificateur vertical à couplage capacifi (fig. 6) et pour certains oscillographes spéciaux qui utilisent une porteuse H.F. modulée en amplitude ou en fréquence suivie d'un redresseur pour l'attaque symérique des deux plaques de déviation verticale (fig. 7).

2º cas. — L'O.R.E. comporte un amplificateur verticul à couplage direct asymétrique (6) (fig. 8) ou un amplificateur ∈ à courant continu » symétrique (7). Pour ce à courant continu » symétrique (7). Pour ce secter la règle énoncée, la 2º anode est portée à un potentiel positif égal au potentiel moyen des plaques de déviation verticale.

Il en résulte que le point de mise à la masse du circuit de balayage dépend et du tube cathodique et de la disposition de l'amplificateur vertical.

Le schéma proposé est conçu pour un tulie cathodique dont la deuxième anode est à la masse (ler cas) et qui est corrigé pour l'attaque horizontale asymétrique.

La tension de balayage doit, dans ce cas, varier du négatif au positif, en passant par la valeur zéro pour la position centrale du spot. La plaque non-corrigée de déviation horizontale est mise à la masse, le centrage

(6) Comme, par exemple le OCP 31 de la Compagnie des Compteurs. (7) Voir par exemple Toute la Radio, N° 111, mare 32. étant obtenu par le déplacement du point zéro de l'alimentation de la base de temps. Le générateur de balayage complet est représenté figure 9.


Entrée du signal de synchronisation


Le choix du régime est fait par le sélecteur S à 3 directions et 6 positions. Le signal arrive par les bornes E et E'. La borne E' est liée au dispositif de synchronisation par le blindage du fil de liaison. La position I du sélecteur correspond au régime non-synchronisé : l'entrée est coupée et l'amplificateur de synchronisation est bloqué par une polarisation négative de la grille. (Régime I).

La pasition (a) correspond à la synchronisation par fermeture de contact. (Rég. Ille et Ille). Il est parfois difficile débonir la termeture ou l'occepture e pure 3 d'un fermeture ou l'occepture e pure 3 d'un vemest applé ou par d'aures organs de commande (par ext. membrane manométrique). Cest pourquoi le circuit F a cièpuist. Une impolsion brauque et dinisipatit. Une impolsion brauque et dinipativa de la confermation de la contact de ce condensateur se fait learent à travers la resistance Ri. La contante de temps du circuit est chaisis telle cur de la contact de contact de temps du circuit est chaisis telle cerve suivant de la machine.

En position (b) le signal de synchronisation est appliqué à la grille du thyratron, et l'amorçage de ce dernier est provoqué par une impulsion positive. (Régimes IIb et IIIb). L'amplificateur de synchronisation est bloqué.

En position (c) le thyratron est amorée par une impulsion negative. La valeur du condensateur d'entrée Co dépend du signal de synchronisaine; il peut têre remplacé par un filtre, si besoin est. Le potentionisre l'règle al tension de grille pour pouseune par courbure de caractéristique. Cet artifice permet de mieux choisir le point de déclenchement et d'éliminer, dans certains es, une action muisible du signal sur le thyratron. La penhode EFG s'y prête hien a cause du coude très vil de sa caractéris-

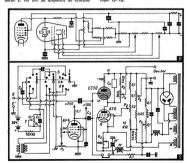

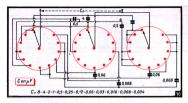

En positions (d) et (e) le signal passe par un transformateur, et la dérivée de la tension est introduite. La tension sur la grille est proportionnelle à la vitesse de variation du courant dans le primaire du transformateur. La phase de déclenchement est renversée en passant de la position (d) à la position (e). (Régimes IId. IIe. IIId. IIIe).

Alimentation de l'oscillateur à relaration

Le centrage horizontal du spot est obtenu par déplacement du point zéro de cette alimentation. Celle-ci pourrait néanmoins remplir d'autres fonctions, par exemple alimenter l'amplificateur vertical, mais une bobine d'arrêt intercalée en M, ainsi qu'un condensateur M' de découplage vers la masse seraient alors nécessaires. La présence de ce condensateur aurait l'effet désagréable de faire dépendre la position horizontale du spot de la vitesse de balavage. On observe que le début de l'oscillogramme se déplace vers la droite, quand on passe d'un balavage lent à un balavage rapide, La suppression du condensateur de découplage fait disparaître la dérive, mais exige une alimentation séparée de l'oscillateur à relaxation.

Oscillateur à relaxation

L'oscillateur est lié à la plaque de déviation horizontale par un couplage galvani-

Le nombre des valeurs C, est grand pour permettre un réglage fin de la fréquence de balayage. Le schéma 10 représente, à titre d'exemple, une combinaison à douze ositions, chaque capacité étant le double de la précédente. Cette progression est obtenue avec 8 condensateurs de valeur courante grâce au commutateur à 3 directions; il en faudrait davantage avec un commuta-

teur à deux directions,

L'emploi de certains oscillographes du commerce est difficile à cause de l'économie faite sur le nombre des condensateurs, Heureusement il y en a d'autres.

Quiconque a eu l'occasion de se servir d'un oscillographe Philips, par exemple, ne comportant pas moins de 10 positions pour

des fréquences allant de 0.25 à 2.000, saura apprécier l'avantage d'un réglage doux de la fréquence de balavage.

Le condensateur Cn choisi, l'échelle de temps est réglable de deux manières : 1º Le courant de charge est réglé par la

tension grille (grille écran) de la penthode de charge à l'aide du potentiomètre Pz, Ce réglage fait varier la fréquence (en régime périodique) du générateur sans influencer l'amplitude de balavage.

Afin de « raccorder » les plages qui correspondent aux différentes valeurs de Cas la polarisation automatique de la penthode de charge est réglable par la résistance R3. Cette résistance n'est pas montée sur le panneau frontal, et sera réglée une fois pour toutes lors de la mise en service du générateur

2° L'amplitude de balayage est réglée par le potentiomètre P⁴. Ce réglage n'agit pas sur la fréquence fondamentale du généra-

teur. La tension de grille du thyratron est variable dans de grandes limites :

1º En régime périodique, une variation de la polarisation de grille règle l'amplitude et la fréquence du balavage, en laissant inchangée l'échelle de temps. On travaillera, de préférence, avec l'amplitude maximum, le réglage de l'amplitude étant confié à P4. Une butée ou un cliquet sera disposé au potentiomètre Ps pour toujours retrouver le même point de fonctionne-

2º Le régime déclenché est atteint lorsque la tension négative sur la grille est trop grande pour permettre l'amorçage du 'hyratron par la seule montée de tension anode-cathode. Une deuxième butée sera disposée au potentiomètre pour retrouver touiours le même réglage.

ment.

Le thyratron étant bloqué, le condensateur Ca est chargé, l'électrode verticale est positive: le spot se trouve à droite. L'amorcage du thyratron par une impulsion positive (donc négative sur la grille EC50) fait décharger Cn - le spot saute rapidement à gauche et se déplace ensuite de gauche à droite avec la vitesse de balavage voulue. Il reste à droite jusqu'à la prochaine impulsion de déclenchement,

Il est facile de voir que la d.d.p. entre la

cathode et la grille du thyratron varie au cours d'un cycle de balayage. Pour connaître le sens et l'étendue de cette variation, il suffit de regarder les deux positions extrêmes, en négligeant les faibles courants dans la résistance Ro et les circuits de grille de la penthode de charge :

1º Le condensateur Ca étant chargé, la cathode du thyratron est au potentiel du point O — la polarisation négative de la erille est à son minimum.

2º Le condensateur Ca étant déchargé, la cathode est au potentiel du point N moins la chute de notentiel du circuit thyratron (de l'ordre de 35 volts) — la polarisation grille est à son maximum.

La polarisation négative de la grille diminue done au cours du balavage, et il en résulte que l'effet d'amorcage devient plus fort vers la fin de chaque cycle. Ainsi est remplie la condition de fonctionnement que ous avons formulée auparavant : « Aucun nouveau déclenchement n'est possible avant que le balayage en cours ne soit terminé ».

On pourrait évidemment concevoir un schéma qui éviterait le saut initial. Au renos le snot se trouvernit à ganche et il se mettrait en mouvement par l'impulsion de déclenchement, Voici pourquoi nous n'utilisons pas ce système

Pour ne pas perdre le début de l'oscillogramme, il faut que le spot soit visible dès le déclenchement. Au repos, le spot serait projeté sur l'écran fluorescent et le brûlerait. Par contre, en déviant le spot vers la droite, il est toujours facile de le diriger en dehors de la partie utilisée de l'écran par un centrage (ou plutôt un décentrage) apropris. La perte initiale se limite alors à la durée du « saut » (qui correspond au temps nécessaire à la décharge de Cn) et qui est petit par rapport à l'échelle de temps choisie.

Le lecteur aura pu remarquer que la symchronisation par des impulsions positives est faite sans amplification. Au besoin, on pourrait facilement intercaler une lampe de déphasage pour amorcer le thyratron par des impulsions positives amplifices. Une solution plus simple s'impose, si le signal d'amorçage fait partie du phénomène à examiner lui-même. L'amplification verticale étant en push-pull pour un oscillographe de haute qualité, les tensions sur les plaques de déviation verticale sont en opposition et on prélève la tension de déclenchement sur l'une ou l'autre des deux plaques.

La simplicité doit être un souci constant du constructeur, mais il ne faut pas trop la pousser au dépens du bon fonctionnement. La base de temps devrait être impeccable et universelle, car dans ce domaine les problèmes les plus imprévus peuvent e présenter.

Le jeu en vaut bien la chandelle - pardon, la lampe !

R. PAPET.

NOTA. Les enregistrements photogra-phiques sont reproduits en grandeur naturelle et sans aucune retouthe. Ils ont été faits dans le laboratiore de la S.E.M.K. (Société d'Études Mécaniques et Energétiques), au cours de me-uires effectuées sur des compressants dits - à sures effectuées sur des compresseurs dits « à

. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'article de P. Jeanlin dans le n° 121 de décembre 1947 intitulé « Récepteur à consommation réduite : 15-18 W ». Ce récepteur est vraiment économique, en tant que consommation électrique, mais je trouve qu₃ le résultat obtenu n'est, tout de

memo, pas tels rationael.

Ra effel, is tude off n'est pas fait pour
East effect.

Li y a qu'à relever as courte J.V., sous
parts restilipare per represente des
parts restilipare per represente des
parts restilipare per represente des
parts restilipare le taux de dislocation et
parts consequent, le taux de dislocation et
parts consequent le taux de dislocation et
parts consequente de la company de la consequence
per part per l'estate per l'estate per l'estate
parts per l'estate per l'estate per l'estate
per part per l'estate per l'estate per l'estate
per sous l'alle voir. In se faux pas cuitaire
re sous 130 voir. In se faux pas cuitaire
re sous 130 voir. In se faux pas cuitaire
per sous 130 voir.

110 V sec de 18 W nous 130 V. cell

110 V sec de 18 W nous 130 V. cell

celliver 0.5 W de missique ce recepture

n'est plus du tout économique Cette question de consommation teur est intéressante à étudier, mais il ne faut pas perdre de vue que de très nomréseaux de province fournissent à l'abonné une tension alternative de 220 volts. Rogner quelques watts sous 130 volts n'est rien, si l'on utilise une résis-tance chutrice; mais pour 220 V la concommation sera double. Ainsi, le récepteur T.C. normal qui est choisi par de nombreux clients pour sa faible consomma-tion, demande 40 W sous 110 voits, 50 W sous 130 volts et 80 W sous 220 volts, ca n'est pas économique pour délivrer W modulé, Le super classique alternatif, qui consomme 60 watts quelle que soit la tension d'alimentation, et qui fournit 3 watts modulés, est beaucoup plus ra-

Jentends d'ici M. Jeanlin se récrier et me dire que, sous 200 V, il aurait adjoint un transformateur ou un auto-transformateur à sa maquette pour que la consommation reste intéressante. Mais alors, s'il faut faire les frais d'un auto-transformateur, pourquoi conserver 100 voits de haute tension et ne pag passer à 200

Cost en tenant ce raisonnement que l'idée m'est venue de dessiner et d'essayer le schéma de récepteur présenté dans la figure, Il consomme 35 à 38 watts, quelle que soit la tension du sceteur, et délivre 2 watts modulés à 10 9/0 de dis-

A propos du

RÉCEPTEUR ÉCONOMIQUE

torsion. Il fonctionne uniquement sur des secteurs alternatifs 80 p/s, ben qu'il utilies un proposition de la commentation de rante » Ben realise dan commentation de soulce » avec un bon haut-parteur à simant permanent de 19 cm de diamètre, il est comparable au super classique, tant du point de vue musicalité que du point de vue sensibilité et sélectivité. Le prix de revien cest, par contre blem inférieur

ainsi que la consommation secteur.

En analysant es chéma on voit qu'il est classique et peut être modifié sebon les besoins ou les préférences de chacun. Ici, les polarisations sont obtenues par la ligne antifading et le courant de repos d'une des diodes de l'EBCS, pour économiser les résistances et les condensateurs de polarisation. L'allimentation est apéciale, et c'est ce qui fait la nouveauit de faile, et c'est ce qui fait la nouveauit de

ce schéma.

Le secteur est relié à un auto-transformateur comprenant toutes les prises classiques sélectionnées par un cavalier. Ces prises sont 110-130-220 et 250 volts. Du côté utilisation, on rencontre, en partant

de la masse;

a) Une prise donnant la valeur de la somme des tensions filaments. En effet, tous les tubes sont montés en série, comme prur les montages T.C. Ici, nous avons, EBCS + EF9 + EUEB + CBL6 + 430 = 83 volts. Ainal la résistanc chutrice habituelle est éliminée.

b) Une prise pour l'ampoule cadran qui éclaire toujours avec la même intensité et ne risque plus de claquer par surcharge à l'allumage. Le client voit ainsi qu'il a bien un récepteur « alternatif ». b) Bafin, une prise à 220 voits qui est rellée aux deux plaques du tube CY2. Ne

pas oublier d'intercaler deux résistances de 100 à 125 Q pour limiter le courant instantané maximum à travers la valve. Le reste de l'alimentation est classique. Les deux cathodes de la valve sont réunies ensemble. Un condensateur de 32 µF-450 V est placé en entrée de filtre, La

plaque du tube CBL6 est alimentée directement sous 180 volts-45 mA. La charge anodique est de 4,000 Q. Une petite selfinduction de filtre peut être utilisée si l'on veut un récepteur parfait.

l'on veut un recepteur parmit. Une résistance de 1.000 Ω découplée par un condensateur de 32 μ F-450 V flitre la haute tension et alimente l'écran du tube CBL6 soul, 175 voits.

tre la hatte tension et alimente recrai du tube CBL6 sou, 175 volts.

Une seconde résistance de 1.500 Q. de-couplée par un condensateur de 32 µF-450 V, forme une seconde cellule de filtre. La haute tension du récepteur est finalement de 160 V.

Sous cette tension, les tubes ECH3, EF9 et EBC3 fonctionnent aussi blen que sous 250 V. La sensibilité brute en P.O. de ce récepteur atteint 15 µV et la sensibilité


recepteur atteint 19 µV et la sensibilité utilisable 60 µV. Il est possible de supprimer un tube en utilisant le jeu = ECH3-ECF1-CBL6-CY2, ce qui réduit encore légérement la consommation et le prix de revient

On peut aussi ajouter un tréfle cathodique EMS qui s'aliume bien, puisque loit, puisque de du s'alore bien, puisque loit dispose de 200 V de H.T. Le schéma peut étre simplifié à l'extrème ou, au contraire, perfectionné au gré de chacun, as faible consommation subsiste ainsi que son caractère de nouveaute du umode d'alimentation, adorté du umode d'alimentation, adorté.

The state of the s

Un mot encore aur l'auto-transformatour de l'encore de l'auto-transformatour du réceptur que la consommation du récepture de la consommation du récepture de la consommation du saire que se consommation, il cas de soit plus réduite possible. En d'autre de la ji faut que le nombre de tours par voit soit important et que le circuit magnétique ait des dimensions auffisantes et

R. BESSON

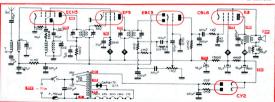

AMPLIFICATEUR - DE MESURES

Cet amplificateur, spécialement conçu pour les mesures de haute fréquence à l'oscillographe, constitue un accessoire indispensable pour tout technicien désireux de voir » son onde. Sa description s'impose d'autant plus que cet appareil n'existe pas commercialement,

On sait que l'examen d'une tension à l'oscillographe cathodique exige qu'elle ait déjà une certaine amplitude ; ainsi, dans le cas d'un tube DG7-1 ou d'un 906, il faut compter 50 à 100 V de crête pour obtenir une image bien lisible.

Or, les tensions à examiner sont de l'ordre du voit et même souvent inférieures. Force nous est donc de recourir à l'ampilification présiable. Il existe d'ail-leurs des amplificateurs à résistances conçus à cet effet. Malheureusement, teur amplification diminue avec la fréquence. Sans en faire une théoric compléte (qui sort des limites de cette courte étude), nous allons voir les causes de es phénomes.

La capacité aui tue

Considérons le cas d'un amplificateur a résistances avec penthode, attaquant le tube cathodique (fig. 1). C'est le circuit plaque qui nous intéresse. Nous voyons la charge anodique R, la capacité de liaison G, et la résistance de fuite R, de la plaque de déviation attaquée. Un aucue et maseur. C'est placé entre plaque et maseur.

Sur les montages de récepteur. C' (250 à 500 pP) as trouve sur l'anode de la pre-mière B.P. pour limiter les résidue du preparés détection. Sur pour oscillographe, on as garde bien de mettre, et ce que nous avons désigné par C', c'est la somme des capacités parasties, soit :

La capacité de la plaque à la masse ; La capacité de la plaque de déviation à la masse ;

La capacité de la liaison à la masse (capacité de câblage). Cette capacité constitue une impédance de fuite, offrant à la tension à examiner un chemin vers la masse, d'autant

plus aisé que la fréquence est plus élevée. C'est la capacité qui tue l'amplification. Voici un exemple pour illustrer cette sombre affirmation : Supposons que C' soit de 65 pF, ce qui

supposons que C' soit de 65 pF, ce qui est une des valeurs courantes les plus faibles. L'impédance de fuite est

$$Z' = \frac{1}{\omega C'} = \frac{1}{2\pi f C'}$$
A 50 Hz : $Z' = 50 \text{ MO}$

Il h'y a pas lieu d'en tenir compte. A 5000 Hz. Z' est encore de 0.5 M Ω ; il n'y a donc, pour la gamme acoustique, aucune action (ababame de contre, dans la gamme de ting «, il n'en va plus de méme : 5000 Ω à 500 kHz et seulement 250 Ω à 10 MHz (30 mètres)

Pour l'amplification même, ces chiffres



à eux seuls ne disent rien. En effet, la charge anodique totale est R₂ Z'

$$R_{t} \; \equiv \; \frac{R_{s} \; Z'}{R_{s} + Z'} \label{eq:reconstruction}$$
 et l'amplification sera

 $A = \frac{\kappa_1 \cdot \sigma}{1000}$ S étant la pente de la lampe en mA/V. Supposons, pour continuer notre calcul, que S=2 mA/V. Quant à R_s , prenons

que S = 2 ma/v. Quant a R_s. pres 10 kΩ. Le tableau I illustre le résultat :

f	Z'(ohms)	R _(ohms)	A
50 Hz	5.10	100.000	200
5 kHz	5.10°	83.000	167
500 kHz	5 000	4.800	9,7
10 MHz	250	250	0,2

Ainsi, le gain, qui se maintient à peu près dans la gamme acoustique, tombe au 1/20 vers 500 kHz pour devenir inférieur à 1 aux ondes courtes, On a donc été contraint d'abandonner

On a donc test consume amplificatric of the consumer of the co




grande pente. Voyons, ce que devient l'amplification avec $R_s=5.000~\Omega$ et S=6~mA/V (tableau II).

1		Z'(ohms)	R _f (ohms)	. A	
50	Hz	5.10°	5.000	30	
5	kHz	5.10	4.600	27.5	
500	kHz	5.000	2.500	15	
10	$_{ m MHz}$	250	2,37	1.43	

Il y a une nette amétioration, quoique encore décevante, aux fréquences élevées, obtenue toutefois au prix d'une forte perte d'amplification en BF. Notons donc, que l'amplification à résistances devient peu praticable au-dessus de 1 ou 2 MHz à cause de la capacité qui tue le gain des étages.

Amplificateur accordé

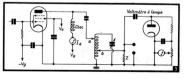Il existe une bonne solution parmi d'autres, cèst l'amplificateur accordé (fig. 3) particuliférement intéressant loraqui on 3) particuliférement intéressant loraqui on 5 par le constant de l'autre d



intérêt de choisir une lampe à forte pente. Si la tension à l'entrée est au plus égale

Si is emaion à l'emèrce ou un plus égale de la V. on pour persone une 1885 de un une de la V. on pour persone une 1885 de un une to de 0 mAv. P. Pour les tensions d'entre to de 1 mAv. P. Pour les tensions d'entre (e. 2.5 mAv.) 1, 1825 d. (2.9 p. mAv.) 4; la 286 d. (2.9 p. mAv.) 5; la 286 d.

Adaptation des impédances

Comme dans le cas d'un amplificateur BF, où li agit de « marier » la lampe de puissance avec la boblie mobile par l'intermédiaire du transformateur de sertie, il s'agit, ici, d'adapter convenablement les impédances.

On renonce à un transformateur de couplage (cui serait hocessairment) es-

On renonce à un transformateur de couplage (qui serait nécessairement accordé lui aussi) en se servant de la bobine du circuit oscillant comme autotransformateur. L'opération s'apparente beaucoup au couplage d'un feeder sur un émetteur.

Etant donné une impédance Z (fig. 3) pranchée entre une prése de boblinage et is masse, il r'agit de déplacer cette prise puaqu'à l'obtention d'un maximum de tenaion aux bornes de Z. Le voltinétre à premet de controle l'opération, et indique la tension disponible à la sortie de aux des l'agres de l'agres de l'agres de des de l'agres de l'agres de des products de l'agres de des controles de l'agres de de courrant d'unime d'autant plus que

interpretation of the second o

Utilisation

En plus de son emploi comme amplificateur pour oscillographe, ce montage a bien d'autres applications dans la pratique des meures, surtout loraqu'on lesoin de puissance H.P. On peut augmenter la tension (ou plutôt la puissance) à la sortie, en disposant devant l'appareil un premier étage scordé.

On a intentionnellement omis les détails et valeurs des circuits, qui dépendent de trop de variables : et quant à la puissance de sortie, elle peut être accrue à volonté : en ajoutant encore des étages, on sortirait des Kliovatts, mais pour nous le problème n'était pas là.

F. HAAS, Ing. E.E.M.I.

BIBLIOGRAPHIE

BASES DE TEMPS, par O.S. Puckle. — Un vol. de 232 p. (135 x 220 mm), 124 fig. — Chiron, éditeur. — Prix: 448 fr. Qui ne connail. de nos tours. Fourzage de

Pebels, no des grands chanques de la littura trainer technique modulis. Il convicto de Rivimaria technique modulis. Il convicto de Rivitura versien française de cet excellent violune. La géral-terme como de la constitución por porte parter (como de la constitución de la conposita de la como de la como de la concepta de la como de la como de la como de la concepta de la como de la como de la como de la comcepta de la como de la como de la comcepta de la como de la como de la comcepta de la como de la como del comcepta de la como del como del comla technique des hasse de tempo est devenir la como del como del como del como del comcepta de la como del como del como del comcepta de la como del como del como del comcepta del como del como del como del comcepta del como del como del como del comtendo del como del como del como del comcepta del comcepta del como del comcepta del comcepta del como del comcepta del comservir del comcepta del comce

PRINCIPES GENERAUX DE VENTILATION INDUSTRIELLE ET CONDITIONNEMENT P'AIR, par M. Denis-Papia, — Un vol. de 120 p. (160 x 240 mm), 40 fig. — Editions Desforges — Prix: 330 fr.

Co premier volume da a collection des Meneraphies Techniques da XX sieber, dia nal irrecteur même de cette collection, est consacré au nujet où la carence de la documentation tuelle de reconstruction. Les problèmes de la ventilation mécanique, du déponsaireage, du chaufrage por air puisé, de l'homodification, trop souvent reque des solutions parment empériques. On saura donne gré à M. Densi-Papin d'avoir introduit la méthode excellrique dats

ce domaine important de la tecninque.

Son livre traite la question d'une façon aussi
originale qu'approfondie. De nombreux tableaux
numériques, des courbes et des exemipes concrets en facilitent l'assimilation et permettent
d'en appliquer aisément les précieux enseignements, — E.A.

LA SONORISATION, par R. Besson. — Trois vol., 240 p. (155 x 240 mm), 161 fig. — Editions Techniques et Commerciales. — Prix pour les trois vol. : 356 fr. Si l'on tient compte de l'importance de la technique de la sonorisation, on reconnalitra

pour les trois vol. : 306 fr.

Si l'on tient compte de l'importance de la technique de la sonorisation, on reconnaîtra qu'il n'y surs alamais assez de bono couvrages consacrés à cette question, Atussi, après avoir de de la constitue de la consecution de la technique de l'ambient production de la Bechespier, nota sommes heureux de saluer l'apparition de celui de R. Beson qui constitue un expusé systématique et comptet de toute la technique de l'amplification et de la re-production du sono.

Présenté dans trois volumes polygraphiés, son livre traile tout d'abord des amplificateurs B. F. dont il analyse tous les éléments ainsi que la mise au point et le dépannage. Puis, il passe en revue les dispositifs électroacoustiques tels que pick-up, microphones, haut-parieurs et lecteurs sonores de cinéma.

Enfin, le troisième volume traite des questions d'acoustique physique et physiologique, des propriétés sonores des sailes et décrit des exemples d'installations sonores. Ce n'est pas aux lecteurs de Toute la Radie qu'il faut vanter les qualités de précisions et de clarté de notre ami Besson. — E.A.

LES UNITES ET LEUR EMPLOI EN RADIO. par A.-P. Perrette. — Un vol. de 46 p. (140x 210 mm). — Librairie de la Radio. — Prix : 100 fr.

Comme dit, dans sa préface, A. de Gouvenain : « s'il est un chapitre de la technologie qui semble particulièrement aride aux étudiants et assez... brumeux pour les ainés, c'est bien celui des unités ». C'est dire combien sera à tous utile la brochure de M. Perrette qui, avec LA RADIO ET SES CARRIERES, par Jean Brun. — Un vol. de 160 p. (160 x 240 mm), 35 fig. — Editions Albin Michel, — Prix:

Voder um guide, vrainnett autoriek, probe et complet qui rendre les plus grande services aux jennes de tous les âges qui veulent embrauer la complet qui rendre le plus grande de l'entre l'itarie dans la T.R.F. ou accèder à un engale cultificate dans la T.R.F. ou accèder à un engale qui l'entre l'estat les colonies. Industrie etc... l'ouverage de Jean Bran offre tous les cames et concours d'écles de même. Jie moyens d'y réseate, Philipton l'autrar d'avoir au de l'entre d'avoir d'avoir de l'entre d'avoir de l'entre d'avoir d'avoir de l'entre d'avoir d'avoir de l'entre d'avoir de l'entre d'avoir d'avo

LE RADAR, théorie et réalisation, par Edwin G. Schneider, traduit par H. Pulade. — Un vol. de VIII plus 164 p. (140 x 225 mm); 86 fig. — Editions de la Revue d'Optique. — Prix: 286 fr.

Excellent ouvrage de vulgariantion, calir, et complet. Mens el 10 no er l'inferesse pas au problème du redut — pourtant passionnavi a problème du redut — pourtant passionnavi a qu'il résume les nouvelles techniques qu'il noi été dévologées pour servir dans les redaisses de la completation de la redaisse de la redución d

RADAR SYSTEM ENGINEERING, par 32 auteurs, sous la direction de Louis N. Ridenour. — Ug vol. relié de XVIII + 748 p. (150 225 mm). — McGraw-Hill, New-York. — Prix: 7.5 dellars.

La prisent comme et la premier ê um situ de 20 publica sun in me la Bodistina Laborita de 20 publica sun in me la Bodistina Laborita de 20 publica sun in me la Carlo Laborita de 10 publica de 10 pub

L'objectif est largement atteint. Avec un citaté parfaite, se bornant à des développements mathématiques indisprisables, faisant appel à une abondante illustratioe, les auteurs parviennent à exposer le sujet dans toute son ampleur tout en fournissant une profusion de renseignements pratiques et de données numé-

Une présentation luxueuse, une belle reliure, une typographie impecable, tout cela forme un ensemble difficile, sinon impossible à réaliser actuellement en France, sans dépasser ces limites où les prix de vente deviennent prohibitifs.— E. A.



echnique nouvelle de

Les principes de l'enregistrement magnétique des sons ont été déconverts par Waldémar Poulsen en 1898. Cette méthode n'a pas permis pourtant d'obtenir des résultats réellement pratiques, durant plus de 40 ans, et il a fallu attendre les dernières années qui ont précédé la guerre de 1939 pour voir apparaître des machines magnétiques vraiment industrielles, de fonctionnement régulier et satisfaisant

Ce sont surtout les recherches très récentes, entreprises pendant la deuxième guerre mondiale, en vue d'applications militaires, qui ont amené les perfectionnements actuels, grâce auxquels ce procédé ancien, mais complètement transformé, assure désormais des résultats comparables et même parfois supérieurs, à ceux de la gravure phonographique sur disque, et même de l'inscription photographique sur émulsion photo-sensible, employée dans le cinématographe sonore.

Principes et inconvénients initiaux

Rappelons, d'abord, brièvement, le principe initial du procédé. Pour effectuer l'enregistrement, on fait simplement défiler, à vitesse uniforme, un fil ou un ruban d'acier, devant la pièce polaire d'un électro-aimant, dont l'enroulement est parcouru par un courant téléphonique ou microphonique. On obtient ainsi des variations d'aimantation correspondant aux vibrations acoustiques (fig. 1).

En faisant défiler à une vitesse uniforme identique, et dans le même sens, le ruban ou le fil ainsi aimanté, devant le noyau du même électro-aimant, dont l'enroulement est réuni cette fois à un écouteur téléphonique (ou à un amplificateur B.F.), on obtient des courants variables à fréquence musicale actionnant cet écouteur et faisant entendre les sons enregistrés La reproduction peut s'effectuer immé

diatement, sans aucun traitement intermédiaire. De plus, en faisant passer à nouveau la bande ou le fil aimanté devant la pièce polaire d'un électro-aimant, dont le bobinage est parcouru par un courant continu d'intensité suffisante, on efface, en quelque sorte. l'enregistrement précédent. et le support magnétique est prêt pour un nouvel enregistrement. L'inscription sonore est, d'ailleurs, toujours invisible.

Les avantages du procédé étaient évidents, mais la qualité aconstigue primitive était réduite ; les inconvénients étaient multiples.

Au point de vue mécanique, le fil d'acier, analogue à une corde à piano. d'un diamètre de 0,5 à 1 mm, devait être entraîné à une vitesse assez grande, de l'ordre de 120 mètres à la minute. Le problème était difficile à résoudre ; il en résultait souvent des runtures en marche, et un fonctionnement irrégulier, les spires s'enroulant difficilement sur le mandrin. Les modifications et les réparations étaient à peu près impossibles. Au point de vue magnétique, le novau

était souvent saturé ; il se produisait des réactions des vibrations mécaniques du fil sur le champ magnétique. Le magnétisme rémanent n'était pas durable, et produisait souvent des effets sélectifs ; certains sons demeuraient inscrits sur le support, d'autres disparaissaient, les paroles devenaient ainsi incompréhensibles. Lorsque les spires du fil aimanté étaient enroulées les unes contre les autres, leurs inductions mutuelles produisaient, en outre, des échos magnétiques très gênants. D'un autre côté, il n'était pas possible

d'enregistrer les sons aigus, sans prévoir une vitesse d'entraînement élevée, de l'or-

dre de 2 à 3 mètres à la seconde Cette augmentation de vitesse se heurtait à de graves obstacles mécaniques et exigeait l'utilisation de longueurs de fil énormes pour obtenir une durée d'audition suffisante et, par conséquent, des bobines d'enroulement de grand diamètre. Elle présentait, en outre, un grave inconvénient électro-acoustique, car elle s'opposait à l'inscription correcte des sons graves,

On attribue ces phénomènes à l'inertie relative des molécules magnétiques qui présentent une certaine e viscosité » sous l'action des vibrations. Les sons aigus sont mal enregistrés à faible vitesse, parce que les vibrations utiles sont localisées sur une surface très réduite, pendant le passage du support devant la tête d'enregistrement, Les sons graves sont déficients, lorsque le support se déplace à grande vitesse, parce que les molécules magnétiques n'ont plus le temps de se déplacer, et d'être disposées en une sorte d'ondulation de grande amplitude, correspondant à la longueur d'onde sonore. Lorsqu'on fait agir sur la tête d'inscription un son très grave, le nombre des molécules qui doixent être mises en action augmente, et elles passent trop rapidement dans le champ magnétique, pour subir une action suffisante

Enfin, on constatait dans les premières machines, un bruit de fond très élevé, augmentant en même temps que la limite des sons aigus enregistrés, et proportionnel également à la vitesse de passage du support magnétique.

Le phénomène était localisé ainsi sur les fréquences élevées ; il était fonction de la structure moléculaire du support, et de sa vitesse d'entraînement. Pour une valeur de plusieurs mêtres à la seconde, il atteignait des niveaux prohibitifs, qui s'opposaient à tout enregistrement satisfaisant.



d'enregistrement et de reproduc-

\$.	Saturation	Passage par la têle d'elfacement	Passage par la tête d'enregistrement	
	Neutre	Modulation primitive	Courant continu	A Manager
1	Saturation	Bruit de fond après i dans la tête d'effac	passage Courant v z =	2

Action d'une tête d'effacement alimentée par courant continu, et rement alimentee par un courant continu superposé au con musical. Le bruit de fond est affaibil.

4AGNETIQL

Les perfectionnements essentiels

Les transformations de l'enregistrement magnétique dennis 1939 ont consisté dans le remplacement du fil d'acier initial de Poulsen, par un fil d'acier inoxydable de diamètre réduit, ou, plutôt, par un fil de laiton recouvert d'un plaeage en alliage d'acier ternaire, et très ductile. On utilise également, et de plus en plus, des rubans de papier, de résine synthétique ou d'acétate de cellulose, recouverts d'un enduit magnétique très mince, formé par une poudre magnétique très fine, dont les grains n'ont guère qu'un micron environ de diamètre.

Il est ainsi possible d'éviter les premières difficultés d'entraînement mécanique, de permettre les modifications et la réparation du support, d'obtenir une rémanence magnétique satisfaisante, de diminuer la vitesse d'entraînement du support nécessaire pour l'inscription des sons aigus, et d'obtenir, cependant, l'inscription

correcte des sons graves. Un autre perfectionnement essentiel consiste à utiliser des courants ultra-sonores et non plus du courant continu pour l'effacement et la préparation du support.

Les machines actuelles comportent généralement trois têtes magnétiques. La première est appelée tête d'effacement ; elle supprime la modulation magnétique antérieure et prépare le support à recevoir l'inscription par la seconde tête d'enregistrement ; une troisième tête, enfin, assure la reproduction.

Dans les premiers modèles, la tête d'enregistrement était uniquement alimentée par le courant à fréquence musicale. Un premier perfectionnement, d'origine allemande, a consisté à alimenter également cette tête par un courant continu superposé au courant musical, et de direction déterminée de façon à produire une magnétisation opposée à celle de l'effaceur, et avec une amplitude amenant à nouveau les particules à l'état neutre. On applique ainsi en série ce courant continu avec le courant alternatif musical; cette superposition a pour but de replacer le ruban à l'état neutre et d'agiter les particules magnétiques, en réduisant leur inertie à l'égard du champ alternatif. La figure 2 représente graphiquement les variations magnétiques qui se produisent alors dans les têtes d'effacement et d'enregistrement ; le bruit de fond diminue, mais reste encore élevé

Cette solution n'a pas été conservée, et, au lieu du courant continu, on emploie désormais des courants ultra-sonores ou supersoniques, comme disent les Anglo-Saxons d'une fréquence de l'ordre de 30 à 40 kilohertz, pour l'effacement et la pré-magnétisation.

La tête d'effacement est alimentée au moven d'un oscillateur à lampe, et l'effet produit sur les particules sous l'influence du champ est représenté graphiquement dans la figure 3. Chaque particule est soumise à des changements rapides du champ magnétique dans deux directions opposées, lorsqu'elle échappe à l'action du champ, elle est revenue à l'état magnétique complètement neutre.

La tête d'enregistrement, de son côté, est alimentée par superposition d'un courant analogue à fréquence ultra-sonore, et du courant à fréquence audible destiné à l'enregistrement, L'effet désiré consiste encore à agiter les particules magnétiques et a réduire ainsi leur inertie à l'égard du champ à fréquence musicale. En même temps, le bruit de fond est très limité, comme on le voit dans la figure 3 ; l'intervalle de puissance devient plus grand, duction des sons aigus est plus satisfuisente

Technique de l'aimantation magnétique

Les notions précédentes sont assez superficielles ; pour bien comprendre comment s'effectue l'inscription magnétique, rappelons d'abord les modalités des phénomènes d'aimantation des corps magné-

tiques. Considérons un électro-aimant, c'est-àdire un noyau de fer placé à l'intérieur d'un solénoïde. Prenons, par exemple, un anneau de fonte grise n'ayant jamais été aimanté et faisons passer, dans des spires conductrices isolées, enroulées sur cet anneau, un courant dont l'intensité peut augmenter graduellement. On produit ainsi dans l'anneau un champ magnétique H, dont la valeur augmente proportionnelle-ment à l'intensité du courant.

Il y a lieu de remarquer que le flux d'induction dû à la présence du novau de fer n'augmente pas indéfiniment et tend vers une limite dépendant de la qualité du fer, de son état physique et de sa pureté. Cette limite est la saturation magnétique, et le fer est alors saturé.

Lorsqu'on interrompt le courant continu traversant le bobinage, le noyau de fer conserve une certaine aimantation résiduelle, et, lorsqu'on fait traverser le bobinage par un courant alternatif changeant constamment de sens, les pôles s'inversent en correspondance.

L'aimantation résiduelle détermine des pertes d'énergie, parce qu'elle neutralise. en partie, les effets du courant d'aimantation variable. Si l'on admet que les molécules d'un barreau magnétique s'orientent avec leur pôle Nord dirigé dans un sens pendant la moitié d'un cycle complet, et di-



Fig. 3. — Effet produit sur le support magnétique par une tête d'effacement à courant ultra-sonore et par une tête d'enregistrement. Le bruit de fond est ainsi extrêmement rédu

rigé en sens inverse pendant l'autre moitié, on comprend qu'une certaine quantité d'énergie soit dépensée pour produire les changements de direction du magnétisme.

Pour augmenter l'intensité du champ, on rapproche, d'ailleurs, les extrémités du noyau, ou pièces polaires, et on concentre ainsi les lignes de force dans l'entreler, espace d'air séparant les parties d'un même circuit magnétique.

Etablissons un dispositif permettant de faire varier l'intensité du champ, en modifiant l'intensité et le sens du courant traversant le hobitange. Mesurons les valeurs de l'intensité du champ et les valeurs correspondantes des intensités d'aimantation; nous pouvons représenter graphiquement le phénomèue, en portant sur un axe horizontal les valeurs de l'intensités moment où cette intensité devient nullécést-à-dire a point figurait R. Il restdans le noyau une certaine almantation reprécentée par le segment O R. Ce segment correspond à ce qu'on appelle l'aimanttion rémmente, aimantation résiduelle duà l'effet de l'aimantation initiale produite par le champ magnélique. Ce phénomènepeut être comparé à celui constaté lorstait i forque le ressort est dévendu, il ne revient pas exactement à sa position primitive.

En faisant décroître encore l'intensité du champ au-dessous de sa valeur nulle, c'esta-dire pour un champ magnétique négatif, l'aimantation redevient nulle pour une certaine valeur du champ magnétique, correspondant au point figuratif C.



Signal Service d'almantation d'une matière massettour.

Fig. 5. — Effet du champ H.F. sur une particule magnétique du support.

H du champ et sur un axe vertical les valeurs correspondantes des intensités d'aimantation (fig. 4).

Nous constatons, d'abord, une augmentation graduelle de O à S, puis, à partir du point S, l'intensité d'aimantation n'augmente plus ; il y a saturation, suivant le phénomène indiqué plus haut. La courbe n'est pas linéatre à l'origine ; elle présente une très courte partie linéaire, qui s'affiérhit essuite en courbe de saturasinflérhit essuite en courbe de satura-

tion.

A partir de la valeur de saturation, correspondant au point figuratif S, faisons decrotter l'Intensibi H; nous ne retrouderente l'annais H; nous ne retroudraimantation pour les valeurs correspide d'aimantation pour les valeurs correspide atantes du champ H. Le point figuratif ne suivra donc pas la même portion de courbe S O, mais une portion de courbe différente S C; les intensités du champ semblent en retarde sur les intensités du lamanlent en retarde sur les intensités du laman-

Ce retard de l'aimantation sur le champ constitue ce qu'on appelle l'hystérésis, et c'est, en somme, une résistance à l'aimantation.

Considérons, maintenant, la portion de courbe S C, tracée en étudiant la diminution d'intensité à partir du point S. Au En continuant l'expérience, on obtiendrait un autre point de saturation S', et, à partir de cette valeur, on peut de nouveau faire croître le champ magnétique en valeur algébrique. On obtient une nouvelle branche de courbe SRC, permettant finalement d'atteindre à nouveau la valeur algébrique.

de saturation au point primitif S.

On a parcouru ainsi, depuis le debut de l'expérience, un cycle fermé, ou cycle d'aimantation. Les valeurs du champ représentées par les vecteurs O C et O C, correspondent à ce qu'on appelle les champs coercitifs ou forces coercities.

Ces forces coercitives peuvent être définies d'une façon élémentaire, comme la résistance à la démagnétisation. Avec plus de précision, la force coercitive, exprimée en cersteds, est la valeur du champ de magnétique fermé et nécessaire pour ramener à zéro l'induction magnétique. On ôn démontre mathématiquement que la pete d'energie provoquée par l'agitation des molécuels du harrean magnétique et par unité de volume du métal considérie, ext proportionale à la surface de la surface de la surface de la varface de cette courbe dépend, en effet, et de l'agrent de la bande et de l'agrent de la rémanence, et le double de la viere de la rémanence, et le double de la force corrective ; elle de l'agrent de l'a

Phénomènes d'enregistrement

Considéraes une particule d'un support nagaritisce passant dans la tiré d'éfacement. Dans l'entrefer de cette tite, il se produit un champ magnétique présentant un maximum au milieu de l'espace d'air, et diminuant rapidement de chaque côté. Une particule magnétique passant dans cet capace et soumies, en raison de la naturcapace et soumies, en raison de la naturcapace de l'annuel de l'entrefer. L'en et un de d'abord, dans un champ croissant, puis, après le milieu de l'entrefer, dans un champ cottinuel[puent décroissant.]

En choisissant convenablement la fréquence du courant d'effacement, en relation avec la vitesse de passage du support. et la largeur de ce dernier, il est possible de faire en sorte qu'en chaque point du trajet, la particule soit magnétisée jusqu'à la saturation, puis, ensuite, que l'effet de magnétisation soit supprimé.

Ce phénomène est représenté dans la figure 5, en supposant, pour plus de simplicité, un champ décroissant. Dès que la particule entre dans le champ, la courbd'hystérésis étéend sans cesse, jusqu'au milieu de l'entrefer, el, à ce moment, les conditions de saturation sont atteintes.

Une fois cette limite franchie, les particules suivent une courbe d'hystérésis constamment décroissante : le support magnétique sort de la tête d'effacement, après avoir été complètement démagnétisé, c'està-dire à l'état neutre.

La particule magnétique approche maintenant de la tice d'enregistrement. Supposons, d'albord, qu'aucun courant à fréquence musicale ne parvienne à cette tête, que de la courant de la courant de la courant d'estacement dans la tête précédente, et le support sortine de la tiel dans un état support sortine de la tiel des un état support sortine de la tiel des un état sainsi produire aucun bruit de fond, en passant ensuite dans la tête de reproduc-

tion. Suppesson, maintenant, qu'un courant sinusoidal à fréquence musicale soit sus preproie au courant de polarisation ultra-sonore. Le champ agissant sur la particule pendant son passage dans la tête d'ouregistement peut être représenté gra-coule pour de la courant de la compte de la companie dans Pen-seg très cour de la particule dans Pen-

trefer, le champ basse fréquence est sup-

posé constant.

En raison de la forme asymétrique de la courbe par rapport à l'axe des X. la particule ne peut ainsi quitter le champ dans un état de démagnétisation complet, et conserve une certaine magnétisation rémanente. Les courbes correspondantes d'hystérésis sont représentées dans la figure 6, depuis le moment où la particule entre dans le champ de la tête d'enregistrement, c'est-à-dire depuis le point P. jusqu'au moment où elle quitte ce champ, c'est-à-dire au point Q.

La magnétisation rémanente, représentée graphiquement par le segment PO, est proportionnelle à la valeur instantanée du courant musical dans la tête d'enregistrement pour une très large gamme d'amplitudes, ce qui constitue un avantage de

ce procédé.

Nous avons étudié plus haut la forme de la courbe de magnétisation d'une matière ferro-magnétique : en raison de son caractère non linéaire, elle ne peut être utilisée rationnellement pour l'enregistrement, L'emploi du courant ultra-sonore de polarisation peut être considéré comme ayant pour effet de rendre cette courbe linéaire, et il est ainsi possible de l'utiliser depuis l'origine, avec une distorsion harmonique faible : la surface du cycle d'aimantation est en même temps réduite, et les pertes limitées. L'intensité du courant de polarisation est un facteur important ; la valeur optimum correspond à un point au sommet de la portion linéaire de la courbe d'aimantation.

Dans le raisonnement précédent, nous avons supposé la stabilité du champ à fréquence musicale, pendant le passage de la particule magnétique dans la tête d'enregistrement. Ce fait est exact dans le cas des sons graves à faible fréquence, mais ne l'est plus entièrement pour des sons aigus de fréquence élevée, c'est-à-dire aux environs de 10.000 cycles ; il peut y avoir un changement notable de phase et d'amplitude pendant le passage de la particule. Ce phénomène explique la réduction de la magnétisation rémanente pour les fréquences de cet ordre, en comparaison avec celle constatée pour les fréquences plus faibles de même amplitude. Pour compenser cet effet gênant, on utilise des circuits de correction dans l'amplificateur d'enregistrement, de façon à mettre en relief les oscillations de fréquence les plus élevées, avant de les transmettre à la tête d'enregistrement.

Considérons maintenant, les phénomènes produits pendant le passage du support dans la tête de reproduction. Si aucun courant à fréquence audible n'a parcouru la tête d'enregistrement, le support est resté complètement démagnétisé et, par consé-quent, n'induit aucune force électromotrice dans les bobinages de la tête de reproduc-

Toute fréquence audible enregistrée produit, par contre, une force électromotrice correspondante dans les bobinages. L'effet est assez complexe pour les fréquences élevées, lorsque la longueur de l'inscription d'une onde sonore devient du même ordre que la largeur de l'entrefer.

Pour une fréquence de 10.000 cycles/se-

conde, cette largeur est approximativement le 1/4 de la longueur d'onde enregistrée. et la force électromotrice induite est plus faible, à égalité d'amplitude de modulation, que pour une fréquence plus basse, de l'ordre de 100 cycles/seconde par exemple. En utilisant des circuits de correction convenables, on peut pourtant désormais obtenir une courbe caractéristique. suffisamment plate jusqu'à 10.000 cycles par seconde au minimum.

Qualités magnétiques

du support

Ainsi que nous l'avons noté, les supports magnétiques en acier au carbone primitifs ont été remplacés par des alliages plus complexes. Le fil ou le ruban homogène est souvent remplacé par un fil ou un ruban en métal ductile, plaqué avec une couche

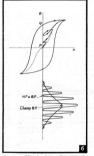


Fig. 6. - Effet du champ ultra-sonore si perposé au champ B.F. sur une particule

ferro-magnétique, et on utilise surtout de plus en plus des rubans souples en matière plastique recouverts d'une couche très mince de poudre magnétique. Les techniciens américains ont étudié la

relation existant entre les propriétés magnétiques d'un fil ou d'un ruban, et son aptitude à l'enregistrement magnétique. Le champ magnétique externe produit l'énergie utilisable pour la reproduction du son; il dépend de l'amplitude de l'induction magnétique interne et de la force de magnétisation ; les dimensions physiques du support ont surtout une grande importance pour les fréquences élevées. La décroissance de la magnétisation dépend essen tiellement de la forme physique de l'aimant, et devient d'autant plus petite que le rapport de la longueur au diamètre

s'accroît.

Lorsque la fréquence d'enregistrement augmente, la longueur des barreaux magnétiques décroit, et la démagnétisation s'accroit : les caractéristiques d'un support magnétique très mince devraient ainsi être toujours supérieures à celles d'un support plus épais. L'expérience n'a pas toujours vérifié cette proposition, au dela d'une certaine limite, mais la qualité est pourtant améliorée lorsque l'épaisseur diminue. En tout cas, la profondeur de magnétisation du support d'enregistrement dépend de la longueur d'onde enregistrée : c'est ce qu'on appelle l'effet de pénétra-

Les effets des longueurs d'onde les plus longues, correspondant à des sons très graves, sont plus profonds : la profondeur limite est pourtant inférieure normalement à 2/100 de mm. Ainsi, dans un support relativement épais, une partie de la section transversale reste inactive, c'est-à-dire n'est pas pénétrée par le flux magnétique. Ouand l'épaisseur du support est réduite, de facon à être de l'ordre de l'épaisseur de pénétration, la gamme des fréquences basses est affaiblie la première ; la gamme nieuë est relativement favorisée.

Avec des supports très minces, la pénétration est ainsi assurée sur une large gamme de fréquences, la réponse de fréquence est alors déterminée uniquement par l'effet de démagnétisation. Une réduction de l'épaisseur peut ainsi avoir les mêmes effets qu'une augmentation de la vitesse d'entrainement du support, lorsqu'on veut améliorer l'enregistrement des

sons aigus.

Le niveau de reproduction diminue, cependant, dans le même rapport, par suite de la diminution de la section transversale

La pénétration décroît, lorsque la fréquence augmente : on peut se demander, alors, comment l'effacement peut être réalisé avec des oscillations ultra-sonores mais, dans cette opération, l'intensité du courant est relativement considérable, et le support est saturé ; sa perméabilité est proche de l'unité, ce qui assure une profondeur de pénétration suffisante.

Deux solutions pratiques sont actuellement possibles. On peut adopter, soit un fil magnétique de faible diamètre, de l'ordre de 1/10 de mm, soit un ruban magnétique souple, recouvert d'un enduit à grain très fin. Le fil présente l'avantage de permettre une audition de longueur plus grande avec une bobine d'encombrement plus réduit; en revanche, sa vitesse d'entraînement doit être plus élevée, et de-passe normalement un mêtre à la seconde; il est plus difficile à monter et à réparer, et de prix de revient plus élevé.

Le ruban magnétique est peu coûteux, facile à couper et à modifier ; sa vitesse d'entraînement peut être assez réduite, jusqu'à 5 mètres à la minute au minimum.

ce qui permet la sonorisation des films de format réduit ; en revanche, son intensité d'enregistrement est plus faible. P. HEMARDINQUER.



LES DERNIERS RECORDS DESCORDS

Voici on GRANDEIR NATURELLE L'ématteur subminiature porté à la façon de montre-bracelet. Au premier plan, on dutingue la microphone

L'un des progrès les plus remarquables dans la technologie de la radio accomplis au cours de la deux.ème guerre mondiale est incontes'ablement la méthode des circuits im-

primé: Ceux qui ont connu les premiers temps de l'amateurisme radio se rappellent qu'à l'époque préhistorique, a lant de 1920 à 1925 environ le câblage d'un récepteur s'effectuait en serrant des connexions sous des bornes ou vis dont étaient pourvues toutes les pièces détachées. Cette méthode donnait lieu à des contacts intermitten's, à des pannes fréquentes dues à l'oxydation des fils et au desserrage des vis et des écrous. Aussi fit-on bientôt appel au fer à souder qui, convenablement employé, assure

des contacts impeccables. Cependant, la technique des connexions soudées est relativement laboriguse. Que ('on songe, en effet, qu'un superhé:érodyne class'que de commerce comporte 150 soudures en movenne

Or, compte tenu de la faible intensité des courants mis en jeu dans la plupart des appareils de réception et de mesure, il n'apparait pas indispensable d'utiliser des connexions à trois dimensions comme on le fait en électricité générale. Dès (es débuts de la radio, les amateurs ont eu l'occasion d'employer des conducteurs à daux dimensions sculement. En effet. à cette heureuse époque où, sous tous les rapports, l'existence était moins compliquée, on fabriquait une résistance en faisant un trait plus ou moins large d'encre de Ch'ne sur une carte de visite. Et 'auteur de ces lignes se souvient d'avoir mis en vente des feuilles de bristol imprimées avec une encre faiblemen' conductrice que l'on pouvait découper en bandes de dimensions variées, de manière à constituer ainsi des résistances de valeurs les plus diverses.

La technique des circuits imprimés (1) fait justement appel à de tels conducteurs, pratiquement à deux dimensions, car lour énaisseur est infime. Ils sont obtenus en déposant, par divers procédés, une couche conductrice sur la surface de plaquettes isolantes. Lorsqu'il s'agit de croiser des connexions, on ne peut pas faire comme dans les schémas de principe, en faisant enjamber un trait par un autre. Aussi, fal'-on l'im-

graphi e col oïdal et que des condensateurs sont fabriqués en imprimant des armatures conductrices sur les

pression sur les deux faces des p'aquettes, ce qui permet de ré:oudre aisément la difficulté. Rappelons que des résistances sont également constituées par le dépôt de

(1) Voir Toute la Radio, nºs 104 et 106.



deux faces du diélectrique plus ou moins mince. Quant aux bobinages pour O.C., des spirales plates conductrices, imprimées sur la plaquette, en font parfaitement office.

La nouvelle technique est principalement due aux travaux du Dr Cledo Brunetti et de ses collègues du National Rureau of Standards h Washington, Certains problèmes posés par la création des armes nouvelles exigeaient l'emploi des montages radicélectriques de dimensione particulièrement faibles, tel était notamment le cas des fusées de proximité. Il s'agissait, en effet, de caser un minuscule émetteur-récepteur dans la tête d'un obus de D.C.A. Les ondes émises et réfléchies par l'avion servant d'objectif, étaient captées par le récepteur. Du fait de l'effet Dopp er leurs fréquences étaient légèrement différentes de celles des ondes émises : et c'est cette différence de fréquences qui servait à déclencher le dispositif de déflagration de l'obus. lorsque celui-ci se trouvait dans le voisinage immédiat de ('avion (1), Le Dr Brunetti a pu vaînere tous les obstacles qui s'opposaient à la réa isation d'un tel dispositif qui devait non sculement être capable de tenir dans le faible emplacement qui lui était réservé, mais encore de résister au formidable choc de départ de Cohite

C'est surtout la technique des circuits imprimés qui a rendu cette réaisation possible et qui a permis de fabriquer de tels appareils à des millions d'exemplaires pendant la dernière année de la guerre mondiale. Depuis la fin de la guerre, la même équipe du Bureau of Standards a poursuivi ses recherches et a perfectionné la nouve le technique (2). Actuellement son emploi permet de pousser la miniaturisation beaucoup plus loin qu'il ne l'était possible il y a trole one

(1) Voir Toute la Radio, nº 102. (2) Ses principales données sont résumées une brochure récemment parue sous Printed Circuit Techniques, car

L'un des dé récents présen

son émetteur sur un bracele L'appareil com tamment un n trique ainsi qu fage et de pla coffret en ma parente mesure schéma de prir lise une penth et servant de triode servant



pile de chauffa diamètre et 16 Quant à la p il s'agit d'un m dans les ampli L'appareil ne c teur. Il n'ut Néanmoins, son fisant pour as dans un rayon gueurs d'onde



DERNIERS LORDS DESCUBBINIATURISATI

* Par Hugo GERNSBACK, Directeur de RAL

deux faces du diélectrique plus ou moins mince. Quant aux bobinages pour O.C., des spirales plates conductrices, imprimées sur la plaquette, en font parfaitement office

La nouvelle technique est principalement due aux travaux du Dr Cledo Brunetti et de ses collègues du National Bureau of Standards, h Washington. Certains problèmes posés par la création des armes nouvelles exigeaient l'emploi des montages radicélectriques de dimensions particullèrement faibles, tel était notamment le cas des fusées de proximité. Il s'agissait en effet de caser un minuscule émetteur-récepteur dans la tête d'un obus de D.C.A. Les ondes émises et réfléchies par l'avion servant d'objectif, étaient captées par le récepteur. Du fait de l'effet Dopp er. leurs fréquences étaient légèrement différentes de celles des ondes émises : et c'est cette différence de fréquences qui servait à déclencher le dispositif de déflagration de l'obus, lorsque celui-ci se trouvait dans le voisinage immédiat de ('avion (1) Le Dr Brunetti a pu valnere tous les obstacles qui s'opposatent à la réa isation d'un tel dispositif qui devait non sculement être capable de tenir dans le faible emplacement qui lui était réservé, mais encore de résister au formidable choc de départ de C'est sur'out la technique des cir-

cuits imprimés qui a rendu cette réaisation possible et qui a permis de fabriquer de tels appareils à des millions d'exemplaires pendant la dernière année de la guerre mondiale. Depuis la fin de la guerre, la même équipe du Burcau of Standards a poursuivi ses recherches et a perfectionné la nouve le technique (2). Actuellement son emploi permet de pousser la miniaturisation beaucoup plus loin qu'il ne l'était possible il y

(1) Voir Toute la Radio, nº 102. (2) Ses principales données sont résumées dans une brochure récemment parue sous le titre Printed Circuit Techniques, par Ciedo Brunetti et R.W. Curtis, Circulaire nº 468 du N.B.C. En vente chez le Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington D.C. Prix : L'un des dévelopements les plus récents présentés par Brunetti est son émetteur qui l'on peut porter eur un bracelet comme une montre. L'appareil complet comprenant notamment un microphone piézo-électrique ainsi que les piles de chauffage et de plaque est logé dans un coffret en matière plastique transparente mesurant 57 × 68 mm Le schéma de principe montre qu'il utilise une penthode montée en triode et servant de modulatrice et une triode servant d'oscillatrice H.F. La

1000 CK-522-AX CK-556-AX 1 0000pF 1 () Mena pi +1,25V -1,25V **EMETTEUR** +15 6 60V (H.T.) CK-505-AX CK-505-AX AMPLIFICATEUR

pile de chauffage mesure 25 mm de

diamètre et 16 mm de haut. Quant à la pile de haute tension. il s'agit d'un modèle spécial employé dans les amplificateurs pour sourds. L'appareil ne comporte pas de récepteur. Il n'utilise pas d'antenne. Néanmoins, son ravonnement est suf-fisant pour assuler une réception dans un rayon de 30 m sur des longueurs d'onde de l'ordre de 50 m. Dans une démonstration à laquelle l'auteur a eu le plaisir d'assister, le

Dr Brunetti s'est promené de long en large dans une salle en murmurant dans l'émetteur fixé par un brace et sur son poignet. Claire et puissante, sa voix nous parvenait du haut-parleur d'un récepteur placé sur une table au milieu de la pièce. Notons que, pour éviter l'effet Larsen, il faut être à une certaine distance du haut-parleur,

Un apparei semblable, fabriqué par le Dr Brunetti, a été offert au Président Truman le jour de Noël dernier. De nombreux récepteurs ont été installés dans différents endroits de la Maison Blanche, tous accordés sur l'émetteur présidentiel. De la sorte quel que soit l'endroit de (a Maison Blanche ou de son parc où se trouve le Président, il peut s'adresser à l'ensemble du personnel, sans que, toutefois, celui-ci ait la possibilité de lui rénondre

Pour des émetteurs de ce genre, on peut prévoir de nombreuses applications dont voici quelques-unes citées au hasard : dans la construction de grands bâtiments, le contact peut étre ainsi assuré entre l'architecte, le conducteur de travaux et le bureau provisoire: dans une en'reprise commerciale, un tel émetieur offrira de grandes facilités dans (es relations entre les magasiniers et le bureau central; dans les mines et les carrières, des chefs d'équipes pourvus de ces minu-cules émetteurs peuvent demeurer en relation avec un bureau é oigné. L'utilité de ces appareils sera par'iculièrement appréciée au mo-

ment des catastrophes minières. C'est dire qu'y ne s'agit pas d'un simple jouet scientifique, mais d'un dispositif qui, le cas échéant, peut

sauver des vies humaines, Cependant, le Dr Brunetti ne s'est pas arrêté en si bonne voie et a réussi à développer des appareils encore plus petits.

Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos lecteurs la primeur des photographics reproduitant ces étonnantes réalisations. Voici, par exemple, un amplificateur B.P. à deux étages, dont nous publions, d'ai leurs, le schéma et qui est contenu, complet avec ses tubes, dans un cylindre monté sur broches qui pèse 17 gr seuLe plus récer est monté su Ci-contre. ii

lement. La ha le diamètre d A elles seules 11 mm de los tier est conten car il en avai est littéralem pas en être e soudre la mal solvant appro

le démolirait : L'émetteur ci-dessus n'est reil le plus pe Brunetti a pu de dimension ainsi que not sente un autre monté sur un mesurant 25 ×

d'épaisseur. L' distances, cire e'c...) pêse trê Tout récemn venu à une ré Washington d Engineers et tout un « rés miniature. Il nait dans un Un autre s'app car il en ava avait, enfin. u mi-do'lar >, a

qu'il était bâtonnet don fermé par une Faut-il croir positifs sont d tés scientifique position ? P puisque, d'une ment effectué Bureau of Sta que pus de 6 radio ont con

La comparaison a ferrmes chantées est plus éloquente tion avec une

r plan, on

En effet.

sous tous

al* moins

une résist plus ou he sur une ur de ces r mis en imprimées conduccouper en es, de marésistan-TOTSOL its imprispel à de ement à épaisseur en dépome couche e plaquett de croipeut pas hémas de

mees sont dépôt de s condenmorimant sur les 104 et 106.

mber un

r-on l'im-

des pa-

ré:oudre

ellé du ndards" oches, il à remtube

VIATURISATION

→ Par Hugo GERNSBACK Directeur de RADIO CRAFT

pements les plus Dr Brunetti s'est promené de long par Brunetti est en large dans une salle en murmul'on peut porter rant dans l'émetteur fixé par un bramme une montre. ce et sur son poignet. Claire et puises, comprenant nosante, sa voix nous parvenait du mohone piézo-élechaut-parleur d'un récepteur placé sur s piles de chaufune table au milieu de la pièce, Noest logé dans un tons que, pour éviter l'effet Larsen, plastique transil faut être à une certaine distance 57 × 68 mm, Le du haut-parleur. montre qu'il utimontée en triode adulatrice et une

Un apparei semblable, fabriqué par le Dr Brunetti, a été offert au Président Truman le jour de Noël dernier. De nombreux récepteurs ont été installés dans différents endroits de la Maison Blanche tous accordés sur l'émetteur présidentiel. De la sorte. quel que soit l'endroit de (a Maison Blanche ou de son parc où se trouve le Président, il peut s'adresser à l'ensemble du personnel, sans que, toutefois, celui-ci ait la possibi ité de lui

répondre.

Pour des émetteurs de ce genre, on peut prévoir de nombreuses applications dont voici quelques-unes citées au hasard : dans la construction de grands bâtiments, le contact peut être ainsi assuré entre l'architecte, le conducteur de travaux et le bureau provisoire: dans une en'reprise commerciale, un tel émetteur offrira de grandes facilités dans (es relations entre les magasiniers et le bureau central; dans les mines et les carrières, des chefs d'équipes pourvus de ces minuscules émetteurs peuvent demeurer en relation avec un bureau é oigné. L'utilité de ces appareils sera par'iculièrement appréciée au moment des catastrophes minières.

C'est dire qu's ne s'agit pas d'un simple jouet scientifique, mais d'un dispositif qui, le cas échéant, peut sauver des vies humaines.

Cependant, le Dr Brunetti ne s'est pas arrêté en si bonne voie et a réussi à développer des appareils encore plus petits.

Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos lecteurs la primeur des photographies reproduisant ces étonnantes réalisations. Voici, par exemple, un amp'ificateur B.F. à deux étages, dont nous publions, d'ai leurs, le schéma et qui est contenu, complet avec ses tubes, dans un cylindre monté sur broches qui pèse 17 gr seuLe plus récent ématteur du De Romatti est monté sur une plaque de 25x49 mm. Ci-contre, il est représenté presque an daubte

lement. La hauteur est de 44 mm et le diamètre de 176 mm seulement A elles seules, les broches mesurent 11 mm de long. L'amp ificateur entier est contenu dans un cylindre en car il en avait les dimensions. Il v est littéralement scellé et ne peut nas en être extrait à moins de dissoudre la ma'ière plastique dans un solvant approprié, ce qui, toutefois, e démolirait fatalement.

L'émetteur que nous avons décrit ci-dessus n'est pas non p'us l'appareil le plus petit de ce genre Le Dr Brunetti a pu en fabriquer d'autres de dimensions plus faibles, C'est ainsi que notre protographie représente un autre émetteur à deux tubes monté sur une plaquette de lucite mesurant 25 × 49 mm et de 1,6 mm d'énaisseur. L'ensemble (lampes, résistances, circuits, plaque de base, e'c.) nèse très exactement 8 gr !

Tout récemment, le Dr Brunetti est venu à une réunion de la Section de Washington de l'Institute of Radio Engineers et a sorti de ses poches tout un « réseau » d'émetteurs subminiature. Il y en avait un qui tenait dans un étui de rouge à lèvres. Un autre s'appelait « carte de visite ». car il en avait les d'mentions. Il y avait, enfin, un émetteur « demi-do'lar », ainsi nommé parce qu'il était monté dans un

bâtonnet dont le bout é ait fermé par une pièce de 50 cents. Faut-il croire que de tels dispositifs sont de simples curiosités scientifiques, des pièces d'exposition? Probablement pas puisque, d'une enquête récemment effec'uée par le National Bureau of Standards, il résulte que p'us de 65 constructeurs de

La comparaison avec ces maios de femmes chantées naguère par Mayol est plus éloquente que la confrontation avec une règle graduée.



la technique des circuits imprimés, On trouve dès à présent dans le commerce, des amplificateurs pour durs d'oreilles utilisant des circuits imprimés. On envisage la possibilité de créer, d'après le même principe, des émetteurs-récepteurs individuels. Le seul obstacle à une ultime réduction du volume des d'spositifs de ce genre, est l'encombrement des pi'es de chauffage et de tersion-plaque, Encore que les fabricants de ces piles aient réalisé des progrès considérables dans la voie de la réduction des dimensions, les batteries actuelles sont toujours assez volumineuses. Cependant, on peut espérer que, là encore, de sérieuses amé:iorations verront jour sous peu. Le moment n'est peut-être pas loin où celui qui aura égaré son émetteur personnel devra s'armer d'une loupe pour le chercher.



EMETTEUR CV-SOS.AY

oscillatrice H.F. La

CK-556-AX

APLIFICATEUR

mesure 25 mm de m de haut. e de haute tension. e spéc'al employé pour sourds. porte pas de récenpas d'antenne. onnement est sufune réception ie 30 m sur des lon-Fordre de 50 m enstration à laquelle plaisir d'assister, le

Rentré d'Indochine en norembre 1946, jui cul Thereuse auprise de combre, pour me reprise de certaiex avec Toute in Raman d'entre de certaiex avec Toute in Ra-Colonia y Vieux pouter de la redio, que colonia y Vieux pouter de la redio, que mandeur, instructeur militaire, ciandestia — dans divers pays d'Estrémo-Orient annabre. Instructeur militaire, ciandestia — de la revier de la revier de possibilitée, Vieta d'abandon, toula de de possibilitée, Vieta d'abandon, toula de deve marche a colo d'outre-ner. Aussi du directeur de la revier, me demandant du directeur de la revier, me demandant du directeur de la revier, me demandant de développer et de concretiere ses ar-

..

La sauvegarde de notre marché colonial présente, dans le domaine de la radio comme dans tous les autres un intérêt national de premier ordre. A l'issue d'une nées des échanges mondiaux il est du devoir de notre industrie de prendre posi-tion, dans le plus bref délai et avec le maximum de ses moyens, sur l'ensemble des territoires de l'Union Française. Dans la bataille économique qui s'ouvre détà et qui va se poursuivre avec une apreté croissante durant les années qui vont suivre, la France joue son avenir de grande nation ; et s'il est indispensable que notre industrie fasse tous ses efforts pour s'installer et s'imposer partout où elle le pourra, à plus forte raison n'a-t-elle pas le droit de se désintéresser d'une position qui, juridiquement, lui appartient Tourner le dos au marché d'outre-mer nour se cantonner sur celui, à première vue plus lucratif, de la Métropole constituait déjà. avant la guerre, une faiblesse. Ce serait, désormais, une désertion,

L'aspect national de la question ainsi défini, éxaminons—in les attres données. A côté de l'intérêt général, qu pays, l'innéfec direct de l'exploitation du marché colonial français ? Autrement dit, l'arte est-élle rentable, et à quelles condilarte est-élle rentable, de quelles condilarte est-élle rentable, de quelles condibiéme. Dans l'affrimative, quels sont l'es procédés apéciatus à mettre en ouvre pour pour les des les problèmes technique de la tropicalisation s.

Je me borneral, cette fois, à l'étude de l'aspect économique, réservant pour un très prochain article l'exposé des servitudes spéciales imposées au matériel par son utilisation en zone tropicale.

.

Sur le plan économique, un certain nombre de facteurs entrent en jeu, qu'il cat indispensable de prendre en considération si l'on veut ne pa_S courir à un échec. Ce sont :

I. — LA SITUATION DE LA GRANDE MA-JORITE DE NOS TERRITOIRES D'OU-TRE-MER EN ZONE TROPICALE,

Indochine, Madagascar, Afrique Noire, Antilles, sont situées entre les deux tropiques ou traversées par eux, Humidité constante et brusque, variations de température, alliées à un certain nombre d'auries factura, accessoires, imposent au maries factura, accessoires, imposent au maqui écartent la possibilité d'utilisation pur et simple de ja production ordinaire,

Ce point crucial constituera la base de l'étude technique à venir. Je tiens seulement à insister ici sur le fait que la quasi-totalité de notre Emnire exise ce matériel spécial et surtout à priciser un noint très certainement ignaré beaucoup d'industriels français l'Afrique du Nord Française, en raison du degré hygrométrique élevé qui caractérise ses régions côtières — les plus peuplées relève elle aussi de la technique tronicale L'utilisation des appareils normaux du commerce v provoque — à un degré moindre que sous les tropiques, sans doute, mais trop fréquemment au gré des usagers — de nombreux déboires qui suffisent à justifier l'emploi d'un matériel mieux adanté aux conditions locales Si l'on considére la stada évolué du dévelon ment économique atteint par cette partie de l'Union, il y a là, pour les entre-prises décidées à se lancer dans la construction « tropicale », une perspective de débouchés riche d'espérances.

II. - L'ETAT ACTUEL DU MARCHE.

Depuis les débuts de la radio, les coloniaux ont été et sont demeurés les pa-rents pauvres. Alors que le réseau public et privé, de la radiodiffusion métropoli-taine sur ondes longues et moyennes allait s'étoffant constamment, la pauvreté des budgets coloniaux interdisait l'installation de stations locales analogues. De 1920 à 1930, la radio demeurait à la colonie l'apanage de quelques amateurs enragés qui prospectaient, pour une satisfaction purement scientifique, le domaine des ondes courtes. Lorsque celles-ci eurent enfin acquis droit de cité la Métropole équipa — après quelle suite de déboires ! une station centrale O.C., tandis que quelques émetteurs locaux à faible puis-sance se montaient dans nos grands chefs-: Salgon, Dakar, Tananarive, Braz-

Avec la possibilité d'écouter enfin des

programmes français réguliers, la pratique de la radio commença à gagner peu à peu le public colonial. Mais pendant de longues années encore l'industrie mondiale tout entière concentra ses efforts sur une catégorie uniforme de récepteurs, des auditeurs coloniaux : O.C. à rendement lamentable alimentation à peu près exclusivement par secteur ne pouvaient convenir à l'écoute tropi cale. De plus, et surtout, le matériel « fianchait » avec une régularité et une rapidité désastreuses. Et le dépannage entrainait à son tour une nouvelle série de déboires, car si quelques firmes a Import-Export > consentaient à faire l'office d'agence, de vente, elles n'étaient pas en mesure de monter des stations-service aux environe de 1935, être nanti d'une sérieuse dose d'optimisme pour faire, à la colonie, l'achat d'un récepteur... ou alors se rabattre sur le matériel professionnel. que sa manipulation délicate et ses prix astronomiques mettaient hors de la portée de l'usager moyen.

Malgré tout, le nombre des auditeurs croissait, la comme ailleurs, bien qu'à une cadence raientie. L'industrie français, demeural, et demeurs jusqu'à la guerre, abmeural, et demeurs jusqu'à la guerre, abmeural, et demeurs jusqu'à la guerre, abmeural, et des la grande de l'année d'année d'année d'année d'année de l'année de l'ann

UNE POSITION A SAUVEGARDER : LE MARCHÉ DE L'UNION FRANÇAISE



HRAD, let Hellierdree, Enfin et autout.

Ont d'une espérience soquies autout.

Nortandaise, Pillips singipits a sefre en troit d'une espérience soquies autout.

Nortandaise, Pillips singipits a sefre en troit de la constitución de la constit

A Theure présente, et autant que Jén pulsae juer par les rensejements que Jan pu receutifir à ce quelt, le marché capar puis et angle par le president par le leurs propre, basoins: Bindhowen et acaite propre, basoins: Bindhowen et acaite propre, basoins: Bindhowen et acaite que le leurs propre, basoins: Bindhowen et acaite que le leurs propre, basoins: Bindhowen et acaite que le leurs pour un certain nombre d'années hors de le curpole, a l'un familie de le la caméloie et au poids a rivert jamais été blen dangereux dans le domaine tra-cemme condition prentière la quitté,

Quant à la France...

Et l'Union Française demeure plus que

jamais dépourrue de matériel indéquais. Pas pour longiemps, aans douis. Due anpa pour longiemps, aans douis. Due anpa pour longiemps de l'acconditions. Puis, avec la reprise de l'acconditions. Puis, avec la reprise de l'activité industrielle pacifique dans je monde entier, ce sera la lutte au couteau. Chaterielle par la lutte au couteau. Chaterielle par la lutte de l'accondition de la le premier, qui aura au profiter de cetemps creux. pour mettre en place e temps creux. pour mettre en place e atsitiafie une cilentée aussi étendue que possible. Partir à point constituers l'abun maiter, il est encret emps, mais

III. — LA DISPERSION DE LA CLIENTELE.

C'est cette caractéristique, qui a constituté, avant la guerre, la rison fondamentale du désintéressement de l'Induanamentale du désintéressement de l'Indualontal, De même qu'un misèral à fablie teneur est, pour les médaux courants, est cande impis a pour les frais d'exploitatique en la constitute de la constitute de la jugé « non-rentible », parce que le nomme des clients éventules apparsiasaix intre de l'entre de

RECEPTEUR COLONIAL

correctifs sont à considérer, qui peuvent bleme :

bleme :

a) D'une part, il faut désormais considérer comme clients possibles non seulement les Européens, mais encore une grosse partie de l'élite riche de la population autochtone. Il serait, fou de prélation autochtone. Il senait fou de pre-tendre, que la radio pénietre déjà les mas-ses indigènes. Mais il est bien certain ce-pendant que, soit habitude contractée pendant les années de guerre de sulvre au jour le jour les événement, mondiaux, soit curiosité éveillée par les programmes en langues locales diffusés par nos sta-tions d'outre-mer, soit enfin tes souvent sont de la contraction de la contra supérieures des « populations associées » à « demeurer dans le train », une nou-velle clientèle s'est créée ainsi au cours des dix dernières années qui offre un débouché supplémentaire considérable : la teneur du minerai a augmenté et augmentera encore... b) D'un autre côté, la clientèle colo-

niale, française ou autochtone possède un pouvoir d'achat nettement plus élevé celui de la clientèle métropolitaine. La lutte à engager n'est pas, et ne sere pas, de longtemps, une lutte de prix, mais une lutte de qualité. Le « broussard » une lutte de qualité. Le « broussard » a deux raisons pour ne pas lésiner sur son récepteur radio : d'abord, il gagne largement sa vie et a peu d'occasions de dépenses, il a donc des disponibilités relativement considérables. Ensuite, en déhors des chefs-lieux (où existe une presse lo-cale, bien souvent déficiente d'ailleurs), cale, bien souvent déficiente d'allieurs), il a soif de nouvelles fraiches, et les programmes artistiques constituent as principale distraction et d'islèse ». Il est donc dispoée à payer largement ce plaisir de choix que constitue pour lui la radio, mais il demande en revanche des récepteurs bien adapte à as aituation, qui lui que de la constitue pour auton, qui monte de la conservation de ment, il est désormals possible de lui don-ner satisfaction; commercialement, c'est une simple question d'organisation. Si notre technique et nos conceptions commerciales s'estiment en mesure de rivaliser avec celles de l'étranger, elles pos-sédent là un banc d'épreuve de tout pre-

Le lancement d'une produccion « tropicios » ettles donc, de la part est a frança la suite donc, de la part est a frança la suite de la suite des la suite de la su

I - LES BESOINS A POURVOIR

Dégageons d'abord les principes essena) La gamme de base à recevoir est la gamme O.C. (16 à 60 m); les ondes moyennes deviennent un accessoire, car

nuyennes deviennent un accessoire, car le colonial entend ne pas être obligé d'abandonner son récepteur pendant ses congés dans la métropole ; ne pas oublier non plus qu'en Afrique du Nord et dans une grande partie de l'Afrique Noire, les stations ondes moyennes d'Europe sont écoutées facilement et couramment. Les G.O. sont, par contre, absolument mutiles. La bande normale d'écoute va donc de 10 ou 15 à 550 mètres; la technique à mettre en œuvre est celle des O.C. b) L'alimentation sur secteur alternatif n'est plus l'alimentation de base. Une ca-tégorie importante d'usagers ne dispose d'aucun secteur, mais peut se procurer facilement des accumulateurs de voiture. Il est donc indispensable de prévoir un ou plusieurs types de récepteurs alimen-tés sur accumulateurs (j'écarte a priori les piles sèches, car celles-ci ne tiennent pas en climat tropical). Mais attention. pas en climat tropical). Mais avenuon, je ne dis pas que l'accumulateur devient le mode exclusir d'alimentation en zone tropicale. Toutes mos grandes villes colo-niales sont, en effet, équipég, de centra-les électriques, et il serait aussi anachro-nique et aussi mai accepté d'être obligé d'installer un accu dans son appartement à Dakar ou à Saïgon qu'à Paris... Il faudra done prévoir une alimentation mixte, et on pourra même, pour les postes de luxe et encombrants, qui n'intéressent que la clientèle urbaine, se borner à la

seule alimentation accteur.

O Le poute colonial doit étre ainément transportable. Toute la clientide de transportable. Toute la clientide de transportable. Toute la clientide de la colonial del la colonial de la colonial de la colonial del la co

seule alimentation secteur.

De l'examen de ces divers principes, il est permis de dégager l'ébauche d'un pro-gramme de construction « tropicale » gramme de construction e tropicale » apte à satisfaire les besoins locaux les plus divers : 1) A la base, le récepteur « de tour-nées », compact, peu encombrant, entiépar E.-R. THÉRIC

rement métallique, facile à déplacer par tous moyens, y compris le portage hu-main. Consommation aussi réduite que possible (moins de 5 A sous 6 volts), alimentation normale sur accu, accessoirement sur secteur alternatif. Je le verrais assez bien ainsi concu HF + Changeuse + MF + Dét. 1" BF lampe de sortie à faible consommation

(6AK6) + valve + vibreur.

Priss de casque sur la double diodetriode coupant entièrement chauffage et HT de la lamne de sortie, afin de permettre une écoute individuelle ultra-éco-H.P. 12 cm

Livré en valise avec antenne télescopique. Un colis récepteur, un colis accu, Accessoirement, génératrice à main. Pos-sibilité d'installation temporaire sur auto (beaucoup de tournées se faisant désormals en voiture)

 Poste « semi-fixe », destiné aux broussards appelés à se déplacer moins fréquemment et pouvant recharger leurs accus plus aisément.

accus plus aisément.
Très semblable au précèdent, mais alimenté sous 12 volts (voyez consommation et intensité admissible par le vibreur) et agrémenté d'un œil magique et
d'une BP plus généreuse, associée à un
HP plus important (19-21 cm). Tout métallique également, mais plus représentatif » et plus musical. Poste normal de ville. Alimentation sur secteur alternatif, sensible, sélectif,

HF + Changeuse + MP + Dét. 1" BF Déphaseuse + Push-Pull sortie + valve + cell magique.

Ebénisterie bols fabriquée sur place (nous verrons pourquoi dans la partie technique).
Une variante de ce type peut être pré-vue avec alimentation 12 volts accus à l'usage des cercles et clubs des postes éloignés et des gros richards de l'inté-rieur (ça existe...).

A Badio-Phono de grand luxe alimenté exclusivement sur secteur et possédant toutes les qualités des récepteurs de cette catégorie : 2 étages MP, sélectivité variable. C.A.V. amplitée, régiage silencieux belle municalité, tonalité réglable par contre-réaction.

contre-reaction. L'arrable en meuble, avec tourne-disques et méme changeur automatique. et méme changeur automatique. A huite bourdes et et la clientée anob, ainsi qu'aux grand, cervies et clubs, ainsi qu'aux grand, cervies et change prouver une cleitée, et clientée, ainsi qu'aux grand, ainsi qu'aux grand, ainsi qu'aux des la clientée, propriée de la clientée, propriée de la clientée de la clientée propriée de la clientée aux des la clientée propriée propriée aux des la clientée propriée aux des la clientée aux des aux des

(Lire la suite page 161)

Atténuateur H.F. général, Câble de sortie et antenne fictive

Trois difficultés majeures se posent devant celui qui veut entreprendre la réalisation d'un atténuateur H.F.: l'erreur due à la capacité, celle due à la selfinduction et, enfin, l'insuffisance du blin-

dage entry desgen.

Dans la messure oft on se l'imité en frèDans la messure oft on se l'imité en frèDans la messure oft on se l'imité en frèverification des récepteirs n's pas besein
oféquaser 20 Millé — une limpédance de
Cohans offre justement l'avantage d'untantiere moint d'errorur dues assis bien
chaire moint d'errorur dues assis bien
chaire mois de récepteur de la précepte de l'avantage d'untantier de l'avantage d'untantier de l'avantage d'untantier de l'avantage d'unrédélation des édéparts en de l'avantage
d'un que le capacité que présente
dissistence à couche est de 1 pre environdélatione à couche de présente d'un rédélation de l'origine d'un rédélation de l'avantage d'un rédelation de l'avantage d'un rédélation d'un rédél

négligeable, inférieure à 1 0/0 par étage. Le problème du blindage efficace entre les étages de l'atténuateur n'offrirait acume difficulté s'il ne fallait pas, en même temps assurer la commutation. Lifte de montage dont la figure 2 rend compte. On y constate que tous les conletts des contacteurs pror utilisés sont connectés à la masse, ce qui évite le transcapacité entre les contacts.

capacite entre les contacts.
L'atténuateur ent conqu pour délivrer les signaux dans un chôle coaxiai d'une impédance caractéristique de 80 ohns aboutissant à une résistance de cette grandeur. L'impédance de l'atténuateur d'eant elle-même égale à 80 ohns dans dans d'autre d'eant elle-même égale à 80 ohns dans mais a l'abri du risqué des confes stations au l'autre des charges extérieures (fig. 3).

La terminaison du cáble se présente sous la forme d'un boltier muni de deux broches de 4 mm écartées de 20 mm et qui contient d'une part les éléments d'une antenne fictive (200 ohms et 100 pP en série) et d'autre part, la résistance ter-

GÉNÉRATEUR UN

(SUITE ET FIN DU DERNIER NUMÉRO)

minale de 80 ohms ainsi qu'un condensateur de 0.1 pF aboutissant à une borne qui permet de 80 brancher directement au câble, l'impédance de la source devenant alors relativement faible (40 ohms). Une deuxième borne sert alorg de masse. La figure 6 représente tous les détails de cette antenne.

Contrôles et réglages

La photo page 116 du nº 124 montre le pannesu de commande d'appareil.
on remarque tout d'aberd le système perne asvive. Il permet de verifier le valeur de chacune des porteuses f., f. et f., hi act de chacune des porteuses f., f. et f., hi act de chacune des porteuses f., f. et f., hi act de chacune des porteuses f., f. et f., hi act de chacune des porteuses f., f. et f., hi act de chacune de chacune

métre sert à passer d'un contrôle à l'autre. En cas de déviation anormale, qui ne peur résulter que du vieillissement d'une peur résulter que du vieillissement d'une la tennion du réseau, la lecture correcte peur être facilement résabile en agissant caches, et disposée à gauche de l'instrument. Tel est du moins le cas pour les caches, et disposée à gauche de l'instrument. Tel est du moins le cas pour les dulatour BF, Quant à la polientation de dulatour BF, Quant à la polientation de vaux à la négler est cache en bas de

L'amplitude des oscillations B.F. pour différentes fréquences est réglée par la contre-réaction que déterminent des réaistances, branchée_s dans la cathode de la 6.17: reglage 3 pour 190 He, 4 pour 400
Hz. 5 pour 800 Hz et 6 pour 3000 Hz.
Le laux de modulation (non indique)
par le microampéremètre, de controle)
galage 2. Li ne faux expendant pas oubler
que tout changement de la polarisation
de la modulative entraine « pao facto»
te la modulative entraine « pao facto»
te la modulative entraine « pao facto»
Le tension à la sorte du générateur ainsi
que du taux effectif de la modulation.
La régides pasta des réquences est ajac-

A POIN

réglables des oscillateurs que l'on rend accessibles en textant l'appareit de son coffret. En même temps, on peut régler l'amplitude de chaque porteuse en agisant sur le potentiomètre correspondant. Toutes les lampes sont protégées par des capuchons massifs vissés et peuvent être facilement remplacées sans entraîner un démontage quelconque. Les divers ensembles (platine, cecilla-

Les divers ensembles (platine, oscillateurs B.P., étage modulateur, alimentation) sont reliés entre eux par des cordons pourvus de broches octales, ce qui facilite aussi blen la construction que le démontage éventuel ou la révision de l'appareil.


Alimentation stabilisée

Il est évident que dans un appareil detiné à fonctionner toute la journée et à servir d'étalon pour la fabrication, l'alimentation doit être parfaitement stabilsée. On utilise à cet effet un transformacoefficient de stabilisation inférieur à celui des « stabilisation inférieur à celui des « stabilisation inférieur à celui des « stabiliser en même temps la tension de chauffage, qualite primerda, le company de la company de la tension de chauffage, qualite primerda, le company de la company de la company de la company de la BBF, (III, e) nos des œchieurs HP. et de

Le dispositif d'alimentation est situé en haut du coffret, au-dessus des oscillateurs H.F., ce qui permet une dissipation efficace de la chaleur, aans que le compartiment des oscillateurs H.F. « bénéficie» des calories dégagées.



Fig. 4 (ei-contre). — Compartiment oucillateur représenté ouvert, moncontingue de confidence avec leurs boblianges codifatrices avec leurs boblianges confidences marquer la disposition particulièrement pratique de ceux-cé, les réglages étant accessibles par le dessus de chaque bobliange,

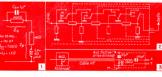

IVERSEL S FIXES

Les applications du HE-2

Comme nous, l'avons dit au début de l'appiacette, étude, l'objectif principal de l'appiareil est le contrôle et le réglage des récepcium dans une challe, de fabrication, Blem contrôle par comparaison avec un prototipe de fabrication vérifié par le laboratoire et considérée comme doné des caractorire et considérée comme doné des caractorires et considérée comme doné des caractorires de la considérée comme doné des caractorires de la considérée de la caractorire de la caracteristique de la caracle de la caracteristique de la caracteristique de la caracle de la caracteristique de la caracteristique de la caracle de la caracle de la caracteristique de la caracle de la caracle

Pour régler ainsi le HE-2, on branche, à la sortie du récepteur, un outpumêtre dont le cadran porte un gros trait de repére à 50 mW et un autre à -6 db. Puis on peut, par exemple, procéder de la facon suivante:

1°) On branche la sortie B.F. procurant le signal de 400 Hz à la grille de la lampe finale. On relève la sensibilité absolue et on règle à cette sensibilité l'atténuateur individuel X.

2°) On transporte la sortie B.F. sur la grille de la préamplificatrice, on relève la sensibilité et on régle, pour cette valeur, le potentiomètre Z.

3º) En fermant le réglage de tonalité, on relève la nouvelle valeur de la sensibilité sur la grille de la préamplificatrice et on régle, pour cette sensibilité, l'atténuateur individuel Y.

4°) On branche la sortie H.F. sur la grille de l'amplificatrice M.P. On met le générateur dans la position D (M.F.) et on relève la sensibilité; puis, en agissant sur Afo, on mesure la largeur de la bande à —6 db; pour ce, opérations, il est



Fig. 5. - Alimentation stabilisée du générateur.

préférable d'utiliser la modulation à

6°) On branche la sortie RP. (toutjourn en position D. mais avec modulation par equipment of the position parties of the shongers of the property of the pr

6º) On branche l'antenne fictive aux bornes Antenne-Terre du récepteur. On met le généraleur en positivn C (G.O.) et le récepteur et G.O. Pour les trole points d'alignement 160, 200, 265 kHz), on régie de la commandation de la commandation de la figure de la commandation de la continuation de l

7º et 8º) On répête les mêmes opérations en O.C. et en P.O.

Avec la même facilité, on parvient à mesurer l'atténuation d'un signal égal à la M.P. ainsi que l'affaiblissement de la fréquence-image, Tous les renseignements ainsi obtenus doivent être consignés sur une fiche signalétique dont la figure 7 offre un éloquent exemple.

Chaque modèle de récepteur doit avoir as fiche signalétique. De la sorte, lorsque, après avoir fait passer au contrôle une serie d'apparella d'un modèle, on veut passer au contrôle des récepteurs d'un autre modèle, la fiche signalétique des sifenuateurs individuels du générateur conformément aux sensibilités relevées sur le proment aux sensibilités relevées sur le pro-

bitype.

Bien entendu, l'exemple cité n'est nullement limitatif et d'autres contrôles peuvent être effectués avec cet appareil extrêmement souple qu'est le HE-2.

Une autre application à isquelle le génerieure réstulé se prête fort ben est le dépannage et le serve de l'entre de la commande et le serve de l'entre de la commande et le serve de la commande et le serve de la commande et le comma

La diversité des signaux B.P. et H.P. (ne pas cubiler la gamme de réserre E qui peut être équipée avec des boblinages de fréquences variées, par exemple pour récepteurs à gammes O.C. multiples) pourant être mis en jeu instantanément saits passer par des réglages intermédiaires, confort et de confort et de confort et de

Développements futurs

En llaton avec un apparelliage supplémentaire, le IEE-2 peut donner leu à des applications très variées. C'est ainsi que, en tenant compte de son taux de distorsion harmonique B.P. très bas (de l'orde de 1 0/9), on peut l'utiliser comme source de B.P. pour distorsiomètre. Du reste, la position Y de son atténuateur B.F. (500 mV maximum) était spécialement prévue à cet effet.

D'autre part, en utilisant plusieurs HE-2, on peut aisément constituer une centrale de signaux capable de délivrer douze porteuses par exemple dans plu-



Fig. 6. - Antenne fictive (à gauche), et son câble conxial de liaison (à droite).

POSTE 123 B		OBSERVATIONS 6E8 - 6N7 - 607 - 6V6 Bobinages Monary		N5	PAR PAR		SIGNIF.
FRÉQ.	SENSIB.	POS. CLEF ATT. INDIV.			ERATEUR	UR LE RÉGLAGE RECEPTEUR	
400 Hz	9,7 F		No 0	8.F	400 fz .	Jun gnille 676 T.C. ovvent	Amplif Finale
400 Hz	15 ml/		New 0	ATT	400 Mz Po 'Z	Sur grille 607 TC owen!	Ample f
400 Hz	30 mV		Nev.0	ATT	As y'	Sur grulle 607 T.C. Ferme	Fonct Tone confi
MF	2 mV	Df2	pour acc	GAI ATT :	1000 fg	Sur gnille 647 thise din Nix - 5 db	Ace 2º MF Ampl Et MF
M.F		of2	2 1% afz			No - 9 db	Larg bande á 6 db
M.F	20 pV	ofg a o	nout acc	477.	400 Mz	Sur grille 628 Pas. PO au mileu Prise din	Ample? Tot MF
MP		of2	+ 2% afz	ATT A	mne o	Sur grulle 6E8 Pos. Po au mileu Prue dur	Sélectivité
200 kHz	15 µr	Cf2 4 55	N.v O	ATT A		A-T as Aut Fiet. For 40 Auguste sur-basenthy	Acc GO
160 KHz	20 pV	cf,	Nu.0			A-T as Aut Fiel Pos Go Aguste ser Horzen	Contr. 160 Hz
265	12 µV	Cfs a 5	Nev. O			A-7 as Ant Field Por 40 Auguste sur osco	Contr 265 Hz
575	8 μν	8f.	Nev.0		or . wer	A-7 av Ant Fiet. Pos Po Auguste son Stuttmann	Ace PO (padd osc sella
1594	n µV	8f3 à 6	Niv 0			A-T as Ant Fiet Pos PO Aiguste sur know-Look	Ace PO (True operace)
904	10μ4	8/2 4 6	Broil a I 1% all poor riv 0			Agaile sor Nambury	PO Verif align pour p! mileu
6,6 MHz	20 pV	Af.	Nor O		. 10 pr	AT As Act Fiel Pas oc Aspecte ser 45 m	Acc OC (Self osc. et acc)
16 MHz	8 μν .	Afs a 6	Mrs. 0			A-T av Ant Ret. Be OC Argente Ser 18,7 m	Acc OC (Trans osc et acc)
10 MHz	15 pV	Afe a 1	Brost & 2 2% pour not 0			A-Y ar Rol Ret. Pos oc Aquale zun 30 m	Vérif plimites en oc
MF	200 μν		Nev <0	ATTA	mme 0 .	A-T av Ant Fiel Pas PO Angesile ser 300 m	Vérif all HF en PO
1144 kHz	57	0j.	Mrs. < - 6	177 5	mme p	A-T as Ant Fiel. Pos GO Seregier and secontiffs	Verif. att . 2" talt en 60
1848 hHz	1 mV	Df3	Niv < 0	ATT A	r s tar	A-T ar Ant Fict Pos PO Se regler ant MAMBOURG	Very f alt 2" balt en FO
6,6 MHz			Se regler er, rol cont d - 6 db	ATTA	* - 100 p.V	A-Y as Ant Fiel Pas oc Se regler sur 45 m	Contrôle
66 MHz	ala de la composición della co	THE REAL	Nov <0		MAE A	AT ar Art Fiel. Pos. oc He reglez pas	Antifeding

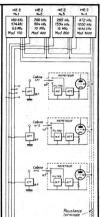


Fig. 8. — Un exemple de « centrale » compo-sée de quatre HE-2, permettant une distribu-tion de douze porteuses.

sieurs points d'une usine, la liaison entre les cabines de réglage et la centrale étant assurée par câble coaxial. L'emploi de répéteurs appropriés munis d'atténuateurs et de filtres M.F. s'impose évidemment (fig. 8). L'adjonction d'un système de modulation de fréquence électronique ou mécanique (moteur synchrone sur l'axe du Λf_2) permet également de visualiser les courbes de résonance M.F. et H.F. sur

les courbes de résonance M.P. et ILF. au l'éven d'un octolographe. Enfin, en inorporant dans le générateur des quarte
duns ou de le constitue de la comme de de de l'entre de la comme de de l'entre de la comme del la comme de la comme del la comme de la co

Georges NISSEN.

AMPLIFICATEURS pour SOURDS

LA OUESTION DU MATÉRIEL

A la suite de l'article e Ampli de Surdité e, que nous avons publié dans le nº 117 de Toute la Radio du mois d'août 1947, nous avons recu de nos lecteurs un énorme courrier, tant de France que de l'étranger, nous demandant des renseignements complémentaires. Nous qu'à suscile cette question qui n'avui pas encore été évoquée dans la presse radioblectrique française.

Suit de nous n'a pas, en effet, dans son entourage ou parmi ses amis, une personne dure d'oreille ou sourde à qui il voudrait apporter un soulagement ou une amélioration de ses facultés auditires. Et c'est là une des plus mervelleuses applications de l'Elècetronique qui déjà nous a domné, dang blen d'autres domnimons a domné, dang blen d'autres domnimons de l'autres domnimons de l'autres demainers de la comment de la c

La surdité est fréquente. Si l'on s'en référe à une statistique faite aux Estaturis, il y aurait dans ce pays 10% de la population qui serait déficiente de l'oute. Si on applique le même pourcentage en France, il y aurait environ 4,000.000 de sourds ou durg d'orelle. On votb par là que la question est d'importance et mérite d'être étudiée. De nombreux technicleurs, e nteri-

dants » ou sourds, ont réalisé sur nos données l'appareil et s'en montrent enchantés, tant au point de vue puissance qu'au point de vue fidélité de reproduction. Nous pensons quand même qu'une certaine pratique de l'amplification basse fréquence est nécessaire pour résultats maxima : d'autre part une certaine dextérité manuelle est requise nour faire le montage et les soudures. En re-vanche, le prix de revient de l'appareil réalisé est de beaucoup inférieur aux modéles américains de démonstration (en francs français, environ 30.000) qui furent présentés à la Foire de Paris et qui, pour sont pas vendables ep instant, ne France, faute de licences d'importation. En parlant du matériel similaire construit à l'étranger, nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer les personnes intéressées par cette question au compte rendu fait dans le nº 120 de novembre Toute la Radio par notre directeur M. Aisberg de sa visite à l'exposition Radio Olympia, à Londres, où il a pu constater les derniers progrès faits par les constructeurs anglais dans le matériel de

surdité,
Depuis nos premiers essais, nous continuons à étudier cette question et nous
alions communiquer à nos lecteurs les
derniers perfectionnements apportés aux
amplificateurs de surdité; cela nous permettra, en même temps, de répondre aux
principales demandes de renseignements
sur divers points qui embarrassent cercitais réalisations.

La question des lampes

Pour les cas de surdité légère, où il s'agit simplement d'aider l'audition, on



Microphone et écouteur miniatures comparés à une 657 Mazda.

peut se contenter de monter l'amplificateur avec deux lampes, par exemple une neut être apportée en employant la 1G6 double-triode dans la même ampoule : cette lampe de caractéristiques américaines est fabriquée en France par Mazda. Le filament demande 50 mA sous 1,5 V : son seul défaut est son encombrement relativement élevé, qui est de l'ordre de grandeur de celui de la série Bantam ; le brochage est du type octal. L'équivalent en lampe miniature de la lampe 1G6 est la 3A5 : nous ne la citone qu'à titre documentaire, car elle est introuvable en France, Mais, répétons-le, il v a intérêt à conserver le montage à 3 lampes qui présente l'avantage d'avoir une réserve de chose toujours intéressante nour bénéficier d'un certain « confort » dane l'audition. Puisque nous parlons lampes, disons


Puisque nous parlons lampes, disons que les lampes 1R5 peuvent être remplacées par des 1T4, et la 384 par la 3Q4.

Variantes de réalisation

Il existe aussi le cas de aurdité très prononcé, pour leque nous avons résolu la difficulté, en augmentant la tension plaque, ce qui naturellement augmente la puissance de sortie de l'ampil. Dans ce cas, pour avoir un bon rendement, il y a lieu de réduire les valeurs des résistances des circuits plaque, éran et grille : dans l'ordre, il y a lieu d'adopter euviron les valeurs autvantes : 3 MQ. 2 MQ. 2 MQ. Quant à la valeur de la tension plaque à adopter, on peut la situer entre le₈ limites suivantes : 33 à 45 volts. Bien entendu, dans ces conditions il

Bien entendu, dans cès conditions il faut réaliser l'apparei en deux parties distinctos, reliées par un cordon le control de l'apparei en l'apparei en l'apparei en l'ampli proprenent dit, et l'autre les sources d'alimentation : tension filament et plaque. Et c'est là d'allieurs, à notre et plaque. Et c'est là d'allieurs, à notre cavis, la mellieure solution à adopter dans tous, les cas, car elle facilité beaucoup la consecue de l'apparei es sources de l'apparei de l'apparei et de l'apparei et de l'apparei de l'apparei et de l'apparei et

Autre amélioration à apporter schéma de montage paru dans le nº 117: au lieu de placer le potentiomètre de puissance sur la première lampe et, par suite, aux bornes du microphone, nous l'avons reporté sur la deuxième lampe, ce qui permet de mettre en parallèle sur micro une résistance élevée, environ 3 MO. Or. on sait que même sur un ampli normal en lampes et tensions, on a intérêt, pour obtenir une bonne courbe de réponse du micro piézo, à mettre à ses bornes une résistance de valeur élevée. On nous objectera qu'alors c'est le circuit grille de la deuxième lampe qui ne sera plus formé comme il devrait être, puisque la valeur maximum des potentiomè-tres du commerce est de 2 MQ. C'est parmais l'avantage d'avoir sur le circuit grille d'entrée une grande impédance est en faveur de cette coté mal taillée.

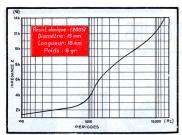

Courbe de réponse d'un écouteur miniature pour des fréquences allant de 200 à 15.000 Hz.

Où trouver le matériel

An debors de l'intérêt technique que nos lecteurs portent à la question, ils sons presque tous désireux de savoir où auton presque tous désireux de savoir où auton d'un ampli de surdité ou d'un poste réduit portailf. Habituellement, notre Reven le cté jamais dans ses contonte Reven le cté jamais dans ses contonte Reven le cet jamais dans ses contonte Reven le cet jamais dans ses contontes d'un la rareté de ce matériel un peu apécial, nous donnous plus loin nos sources d'appearances de la contra del la contra de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la cont

dans le boltier type « Officier », voir surtout les électriciens : c'est un article assez courant, se trouvant partout, Abordons maintenant l'épineuse question des lampes miniatures, dites « Cacahuêtes ». Ces lampes, jusqu'au mois de novembre 1947, se trouvaient couramment chez tous les revendeurs radio, mais à la suite de questions de droits de douane, elles ont disparu du marché. D'après informations, des négociations seraient en cours, au moment où nous écrivons ces lignes, et nous espérons que quand cet article paraîtra les choses se seront arrangées, et qu'il sera facile de s'en procurer

Pour le prêtir matériel : condeinanteurs, résistances, potentiomètres, noise avons : Radio-Marino (14, rue Beaugreuelle, Paria-15°), un vieux spécialiste de la pièce détachée, Lui demander ce qu'il a de disponible est encore le plus simple. Citons encore : Cirque Radio (24, boulevard des Filles-du-Calvaire, Paris-11°) el levard des Filles-du-Calvaire, Paris-11° de disponible est entre de la limportant stock de matériel ailemand un important stock de matériel ailemand condensateurs fixes en atérie descellents condensateurs fixes en atérie

tite, Nell'imeni miniatures. D'autre maisons comme Central-Radio (35, rue de (1) Compte tenu de l'importance que in question a pour les intéresses, nous avons autonnement sous sa propre responsabilité. Si d'autres maisons disposient de matériel ad bes-

Rome), Radio-Commercial (27, rue de Rome), R.T. Radio (96, rue de Rivoil) soront à même de vous fournir certaines pièces de matériel miniature pour surdité et radio, ainsi que les piles américaines de 103 V dont chaque étément a un en-

combrement très réduit.

Arrivoss-en maintenant aux deux pieces essentielles de n relialation 1 in mises essentielles de n relialation 1 in mises essentielles de n relialation 1 in mises est variantes et utilitée. Due important est value de la constitue de la con

Une autre maison est spécialisée dans la fourniture du matériel miniature adapté à la technique électronique du matériel de surdité. Vous y trouverez des microphones piézo et des écouteurs miniatures spécialement établis pour la réali-sation du nº 117 et aussi des batteries do 22 volte véritablement miniatures. C'est Radio-Rex (80, rue Damrémont, Paris-18') Cette firme a bien voulu nous confier pour essais un écouteur et une pile miniature, Voici quelques détails sur ces articles. L'éccuteur miniature est une petite merveille de précision, conçue et traitée comme une pièce d'horlogerie. Il est du type magnétique à grande impédance, donc ne nécessitant aucun transformateur de sortie ; le réglage de la plaque vibrante se fait micrométriquement, la fixation dans l'oreille se fait par un embout en os spécialement profilé à la forme de celle-ci. Enfin, chose invraisembiable, l'ensemble pèse 8 grammes et maigré cela, l'on souhaiterait que beaucoup d'écouteurs de dimensions standard aient la puissance et la sensibilité de cet écouteur illiputien.

La pile de 33 volts a les dimensions suivantes : $78 \times 65 \times 25$ mm, avec possibilité de la couper en deux. Sa durée pour un débit de 1.5 mA est d'environ 160 heu-

Disons un mot également des plues américaines de 163 volts provenant des surplus. Il en existe deux modéles : l'un à éléments ronds, type normal, et l'autre type éléments plats; ces derniers sont très rationnels comme forme et permettent toutes les combinaisons. Les dimensions au sont les cuivantes de suivantes : 30 × 30 × 3 mm.

Four terminer, nous voudrions, anislecture, vous mettre en garde courte une cleeture, vous mettre en garde courte une cleeture, vous mettre en grande la tains, matériel miniature en forest erront. Le matériel miniature est forsandard et la choie est facile à comprendre. Plus une pièce, est miniaturisée, rastandard et la choie est facile à comprendre. Plus une pièce, est miniaturisée, rostandard et la choie est facile à comprendre. Plus une pièce, est miniaturisée, rosolute il même rendement qui en dimensions normalée et, par aulté, il y à beauchiel de la comprendre de la comprención par la crivine plus éleve incelain.

Georges LEVY.

PRATIQUES

METHODE PRATIQUE POUR COUPER LES TIGES FILETEES

Il est à premerquer combine peu navent sy première pour ouver convenablement site fliétée. Les uns se contentent d'un coup de pince conjannel, d'autres empleient une sele à métaux. Dans un ces comme dans l'autre, in coupe n'est pas belle et mêmes, si en l'applanit caper à l'avance un écron qu'on dévisee ensuite pour refaire le fliétaire.

à l'aide d'une lime, il est encore prudent d'ennacer à l'avance un creus qu'en dévice encacer à l'avance un creus qu'en dévice enforme de la compte de l'entre une piece unpetitode est simple! Frence une piece unqui servent à couper du fil de for, dessure un qui servent à couper du fil de for, dessure un pression et c'est fout. Si votre piece n'a patrop de jen, vous oblémérez une coape franche, plus intérressant, felle que vous pourrez visser

trop de Jen, vous oblémérez une coupe francher, prependieullerie, sants bauvres ed, ce qui est le proposition de la companie de la companie de la directement des écrous. Si vous avez des doutes sur la valeur du filetage après une telle opération, failes l'expérience et voes m'en direc des neuvelles. La filetage après une telle opération, failes l'expérience et voes m'en direc des neuvelles. La filetères de 3 mm, aussi bien en fer qu'en culvre, avec une piner de taille ordinative.

USAGE INEDIT DES VIEILLES LAMPES

Volci un usage inattendu d'une vicille lampe de radio. Vous pouvez en tirer une résistance bobliné: Prenez votre lampe, casez-en le verre ci, à l'aide d'une pince coupante, détachez-en les grilles. Celles-el sont failes en général d'un fil en métal de grande résistivité, enroule sur deux mondants, et il est assez facile de le

dérouler.

Ainsi, avec l'écran d'une 6K7 par exemple, on obtient environ I mêtre de fil dont on peut faire une résistance de l'ordre de 160 ebms.

Ajoutons, pour terminer, que si l'on insiste suffisamment, on arrive à faire « prendre » la soudure aur ce fil. — M. DUCATILLON.

Dans bien des problèmes de la technique de la H.F., on étudje des grandeurs qui sont fonctions du désaccord de circuits oscillants. C'est ainsi que l'atténuation d'un signal, la puissance de sortie d'un amplificateur accordé en décen-

dent.
Plutôt que de mesurer ce désaccord par sa valeur absolue ΔF
(exprimée en Hz ou kHz ou MHz)
et qui représente l'écart par rapport à la fréquence F qui est la
fréquence d'accord, on fait souvent appel à la notion de désaccord relait ζ' défini compe suit.

$$\gamma = \frac{\Lambda F}{F}$$

soit le rapport du désaccord absolu à la fréquence d'accord. En général, on exprime le désaccord relatif en « pour cent ».

$$\gamma = 100 \frac{\Delta F}{F}$$

EXEMPLE, — Un signal de 475 kHz est appliqué à un transfermateur M.F. accordé sur 472 kHz. Le désaccord absolu est de

$$\gamma = 100, \frac{3}{479} = 0.635 \cdot 0.0$$

Trois problèmes peuvent être posés : 1) Si l'on connaît la fréquence d'accord F et le désaccord absolu AF, on trouve, comme ci-dessus, le

désaccord relatif
$$\gamma = 100 \frac{\Delta F}{F}$$

 Si l'on connaît le désaccord relatif γ et la fréquence d'accord F, on peut déterminer la valeur absolue du désaccord;

$$\Delta F = \frac{\gamma F}{100}$$

3°) Si l'on connaît les valeurs absolue et relative du désaccord, on trouve la fréquence d'accord.

$$F = \frac{100 \text{ AF}}{2}$$

EXEMPLES, — L'étalounage d'un générateur est précis a ± 0.5 0/0. Quel peut être l'écart entre la valeur réselle et lue de l'accord pour 12 MHz?


$$\Delta F = \frac{0.5 \! \times \! 12}{100} \, = \, 0.06 \, \, MHz$$

A quelle fréquence un désaccord de 1 0/0 détermine un glissement de fréquence de 9 kHz?

$$F = \frac{100 \times 9}{1} = 900 \text{ kHz}$$

On peut éviter de fastidieux calculs en se servant de l'abaque où la fréquence d'accord F est marquée en abscisses, le désaccord absolu ΔF en ordonnées et le désaccord relatif γ constitue le paramètre des droites obliques.

DU DÉSACCORD

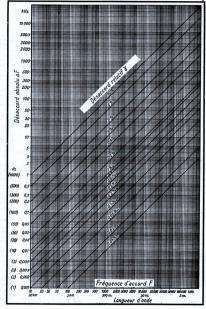

REDRESSEMENT MONO ET BIPHASÉ

En guise d'introduction

200

Que nous voulions faire un projet sur le papier ou effectuer le montage d'une alimentation, il faut savoir si le matériel dont nous disposons est apte à remplir les fonctions demandées.

Dans un tel montage, la valve est évidemment la plèce principale et, aussi, la plus délicate. Mais sa vie dépend de la puissance que nous lui demandons et puissance que nous lui demandons et cette puissance dépend de l'appareil à alimenter et aussi des éléments de la cellule de filtrage.

Notre idée est d'utiliser une 5Z3, par exemple. Nous avons les données électriques suivantes :

- Tension filament : 5 volts.

SOOVer

que : 500 volts maximum.

- Tension inverse de pointe : 1.400

Fig. 3. — Caractéri

- Courant redressé : 250 mA maxi-

Puis viennent des courbes dans le genre de celles de la figure la et h Male tout cele ne nous donne que les limites d'utilisation. Il ne faut pas négliger cependant les détails susceptibles d'y être puisés. Par exemple, la figure 1 b nous montre, en ce qui concerne la régulation, l'avantage que l'on tire q'une cellule de filtrage avec bobine « en tête » et nous donne, dans le cas précis de 500 volts efficaces par plaque les performances de la 523 Pour une varia tion de courant de 50 à 200 mA la tension continue à l'entrée du filtre avec capacité en tête varie de 100 volts environ, alors que, dans la même cellule. si l'on supprime cette capacité. la variation n'est plus que de quelque 30

voits.


Mais il est bien évident que, si l'on peut savoir que la charge prévue ne dépassera pas 250 mA par plaque, il est difficile. à priori, de savoir, dans notre montage, si la tension inverse de poin-

te sera inférieure aux 1.400 volts indiqués.

Mais il n'y a pas que cela à prévoir et à considérer ; cet exposé a pour but d'étudier les caractéristiques élec-

triques d'un montage redresseur.

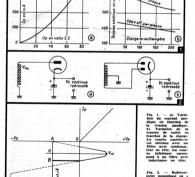Après quelques considérations générales, nous exposerons brièvement le phénomène du redressement, puls nous indiquerons les formules permettant de calculer rapidement les caractéristiques électriques d'un montage redresseur.



700

600

Considérations générales

Les montages théoriques des redressements mono et biphasé sont, respectivement ceux représentés par la figure 2 a et b.


gure 2 a et b.

La différence entre ces ceux montages réside en ce que le montage de la figure 2 b est « le double » de celui de la figure 2 a. Chacune des plaques travaille à son tour, suivant l'alternance

se présentant à l'entrée.

On peut donc considérer le montage le pius simple (fig. 2 a) pour l'explication générale du phénomène.

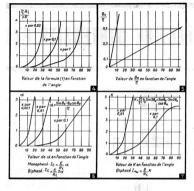cation générale du phénomène. La valve ayant une conductibilité unilatérale, une alternance sur deux est redressée. La figure 3 représente la caractéristique statique de la valve con-



sidérée, c'est-à-dire la variation du courant plaque I, en fonction des variations de tension sur la plaque, variations comprises entre + et - Vp.

Au point A est tracé un axe perpendiculaire AoB, axe de la sinusoïde représentant la tension à redresser en fonction des angles $\omega t = 0 = 2\pi ft$ (f étant la fréquence).

En fonctionnement, la tension continue redressée est appliquée entre cathode et masse. Or, cela ne correspond-il pas à une polarisation du redresseur ? Il faut donc, pour qu'il y ait du courant dans la valve, que la tension plaque devienne supérieure à la tension continue V

En d'autres termes, il faut que : $V_{M} \cos \omega t = V_{M} \cos \theta > V_{e} \text{ avec } V_{M} \text{ ten-}$ sion maximum et 6=ot. Dans la figure 3. on a OA=V_c. A est le point de fonc-tionnement du redresseur.

Comme « l'angle d'annulation » est l'angle correspondant au point où le débit cesse - ou commence - on a, à l'instant, t.:

$$V_M \cos \theta_a = V \text{ continu.}$$

Dans la figure 3, $\theta_o = OB$. L'angle zéro correspond au maximum de la tension alternative du fait que, dans les calculs, on emploie les cosinus,

Nous spécifions bien que la caractéristique du redresseur utilisé est la « caractéristique statique ». celle que l'on trouve dans les catalogues,

Formulaire pour le redressement monophasé

Avant de passer aux formules, spécifions les annotations, Elles seront d'ailleurs les mêmes pour les deux mo-

des de redressement : 6 = Angle d'annulation n = Nombre d'alternances :

Monophasé: n = 1Biphasé: n = 2 R = Résistance d'utilisation.

= Résistance de la valve+résistance effective du transformateur. R. = Résistance de la valve.

E = Tension alternative. II = Tension continue, C = Capacité de filurage d'entrée.

F = Préquence du secteur. $\omega = 2 \pi F$. Angle d'annulation :

 $tg \theta_a = \theta_a - \frac{nR}{nR}$

Tension continue :

U = E cos f. Courant continu :

Intensité maximum dans la valve :

$$I_{m} = \frac{E}{R} \left[1 - \cos \theta_{n} \right]$$
Puissance instantanée maximum dans

In valve .

$$W_n = E^{\pm} \left[1 - \cos \theta \right] \cdot \frac{R_v}{R_i^s}$$

Tension inverse de pointe :

E = E+U = E [1+cos0.1 Intensité alternative :

tensite alternative:
$$I_{A} = \frac{E}{2\pi R_{i}} \left[2 \theta_{o} - \sin 2 \theta_{o} \right]$$

Puissance totale :
$$P_{t} = \frac{E^{o}}{4\pi R_{t}} \left[2 \theta_{o} - \sin 2 \theta_{o} \right]$$

Puissance continue:

$$P_{a} = \frac{U^{a}}{R} = \frac{E^{a} \cdot \cos^{a} \theta_{o}}{R}$$

$$\begin{array}{c} \text{Rendement} \; : \\ \eta \; = \; \frac{P_c}{P_t} \; = \; \frac{8\pi R_i \; \cos^i \; \theta_o}{R \; (2 \; \theta_o - \sin 2 \; \theta_o)} \end{array}$$

Ondulation :

$$V_o = \frac{I}{2CF} \left[\frac{1}{n} - \frac{\theta_o}{\pi} \right]$$

Formulaire pour le redressement biphasé

Les formules sont les mêmes, sauf pour :

L'intensité alternative :

L'intensité alternative :
$$I_{\lambda} = \frac{2 E}{\pi R_{i}} \left[\frac{1}{3} - \sin 3 \theta_{o} + \sin \theta_{o} - \sin 2 \theta_{o} \cos \theta_{o} \right]$$

La puissance totale :

(1)

$$\mathbf{P}_{\mathrm{t}} = \frac{\mathbf{E}^{2}}{\pi \ \mathbf{R}_{\mathrm{s}}} \left[\frac{1}{3} \operatorname{Sin} \ 3 \ \theta_{\mathrm{o}} + \operatorname{Sin} \ \theta_{\mathrm{o}} - \operatorname{Sin} \ 2 \ \theta_{\mathrm{s}} \operatorname{Cos} \ \theta_{\mathrm{o}} \right]$$

Rendement : 2 π R, Cos2 θ.

$$\mathbf{R} = \frac{1}{3} \mathbf{Sin} \ \mathbf{3} \ \theta_o + \mathbf{Sin} \ \theta_o - \mathbf{Sin} \ \mathbf{2} \ \theta_o \ \mathbf{Cos} \ \theta_o$$

Ces formules permettront à nos lecteurs de se rendre compte si le montage qu'ils comptent adopter permet d'assurer un bon fonctionnement et une « longue vie » à la valve,

Afin d'écourter encore leur travail. nous leur soumettons quelques courbes donnant directement les valeurs de l'angle d'annulation et des expressions trigonométriques.

Nous nous sommes inspirés des ouvrages de Barkhausen (Tome IV) et nous y renvoyons ceux qui rechercheraient plus de détails. Ils y trouveront des renseignements intére sants, bien que, parfois l'exposé soit un peu complexe.

R. MOULARD.

LA CONTRE-RÉACTION D'INTENSITÉ ET LA

Dans un article récent, nous avons analysé le mécanisme de la réaction négative... Nos lecteurs auraient été en droit de pous demander.

De quelle réaction négative

C'est, qu'en effet, il y a plusieurs types de contre-réaction et puisqu'il sera question plus loin d'une autre espèce, il faut bien indiquer les bases du classement.

D'une manière générale, on dit qu'il

y a contre-réaction dans un amplificateur quand une fraction de la puissance de sortie est reportée à l'entrée, en opposition avec la tension qu'il s'agit d'amplifire (ou si vous préférez, avec un déphasage de 180°).

Mais il y a plusieurs manières d'obtenir cette tension de contre-réaction.

1º Contre-réaction dite « de tension » La tension de contre-réaction est une fonction de la tension de sortie. Dans le cas le plus simple, elle est proportion-

nelle à la tension de sortie. Ce résultat peut être obtenu comme nous l'indiquons figure 1. Un diviseur de tension est p'acé entre les extrémités de la charge.

Le taux de contre-réaction est :


$$r = \frac{R_0}{R_1 + R_0}$$

2º Contre réaction dile « d'intensité ». La tranion de contre-réaction est fonction de l'intensité tournier per impulicateur. Dans le casé le plur par impulicateur. Dans le casé le plur de l'estimatif, ce est proportionnelle à cette intensité. De résultat peut être obtenu au moyen de résultat peut étre obtenu au moyen de la disposition de la figure 2 ; la tension de contre-réaction égade à RI, est prise entire les extrémités de la résistance R. celle-ci étant en serie avec la charge celle-ci étant en serie avec la charge

Le taux de contre-réaction est ici :

$$r = \frac{R_e}{R + Z_e}$$

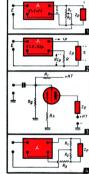Le moyen classique pour obtenir la contre-réaction d'intensité dans un étagefinal est d'omettre le condensateur de cathode (fig. 3). C'est bien simple.



Une résistance R₁ ramène la polarisation à une valeur normale.

3 Contre-réaction mixte (fig. 4)

La tension de contre-réaction dépend à la fois de la tension et de l'intensité. On obtient ce résultat au moyen d'un montage en « Pont ». C'est inusuel et assez peu utilisé.

Nos précédents articles étaient relatifs à la contre-réaction de tension. Dans le cas d'un étage final, nous avons montré que le résultat était une étonnante transformation de la lampe. D'une penhode out fait une triode... Le coefficient d'amplifification μ . la résistance interne R, sont tous les deux divése par la valeur $1 + \tau_H$ laquelle atteint des chiffres considérables quand μ est grand, c'est-àdire quand il s'agit d'un tube tétrode ou

Il est logique de se demander ce qu'il advient quand il s'agit de réaction d'in-

tenst é

Transformation apportée par une contre-réaction d'intensité

Evaluons le gain fourni par l'amplificateur. Le gain, c'est évidemment le rapport entre la tension d'entrée E et la tension utile S. A noter ici que ce n'est pas toute la tension fournie par l'amplificateur.

Soit μ le coefficient d'amplification de la lampe, R_1 sa résistance interne, Z_p sa charge anodique, R la résistance de contre-réaction, i_p l'intensité utile dans le circuit d'anode (fig. 5).

La tension réellement appliquée entre grille et cathode, c'est-à-dire la tension soumise à l'amplification est égale à la tension soumise à l'entrée, diminuée de la tension de contre-réaction, cette dernière étant évidemment égale à Rl_g : E' = E - R.i. (1)

D'autre part, la lampe est équivalente à un générateur qui fournirait une ten-ion μE , dans un circuit constitué par la résistance interne R,, la charge Z_p et la résistance de contre-réaction R.

$$i_{\mu} = \frac{\mu}{R_i + R + Z_{\mu}}$$
Dans l'expression (1), remplaçons i_{μ}

Dans l'expression (1), remplaçons i
par sa valeur :
$$E' = E - \frac{R_{\mu}E'}{R_{i} + R + Z_{\mu}}$$

$$E' = \frac{R_{\mu}}{1 + \frac{R_{\mu}}{R_i + R + Z_{\mu}}}$$
-à-dire :

c'est-à-dire :

$$\frac{\mathbf{E} \ (\mathbf{R}_1 \ + \ \mathbf{R} \ + \ \mathbf{Z}_p)}{\mathbf{R}_1 + \mathbf{R} + \mathbf{Z}_n + \mathbf{R}_H}$$

D'où nous tirons :

ou encore : $\frac{\mathbf{E} \left(\mathbf{R}_{i} + \mathbf{R} + \mathbf{Z}_{p} \right)}{\mathbf{R} \left(1 + \mu \right) + \mathbf{R}_{i} + \mathbf{Z}_{p}}$

La tension de sortie (fig. 6) est égale

CONTRE-RÉACTION TOTALE

$$\begin{split} \mathbf{S} &= \mu E' \, \frac{\mathbf{Z}_{\mathfrak{p}}}{R_1 + R + \mathbf{Z}_{\mathfrak{p}}} \\ & \text{En conséquence le gain est :} \\ \mathbf{A} &= \frac{\mathbf{S}}{E} = \frac{\mu \mathbf{Z}_{\mathfrak{p}}}{R \cdot (1 + \mu) + R_1 + \mathbf{Z}_{\mathfrak{p}}} \end{split}$$

Quelques commentaires Es vollà encore une formule bien remarquable pour qui sait courrir les yenz. En effet, tout se passe comme si nous avions maintenant un tube de même coefficient d'amplification , mais dont encore de la commenta de la commenta R: $(1+\mu)$ + R. En d'autres termes. elle serait augmentée de la quantite R: $(1+\mu)$ - Gr, quand il s'agit d'une penque , atteint 800 et plus.

Le coefficient d'amplification demeurant le même, il en résulte que la pente du tube virtuel se trouve diminuée dans le même rapport. Elle devient très faible.

ble. Le gain de l'étage est, lui aussi fortement diminué précisément par suite de la diminution de la pente.

Un exemple

Këprenons toujours le même exemple. Il s'agit d'un tube ELSN dont la résistance interne R, est de 50,000 ohms. La charge normale est de 7,000 ohms et le coefficient d'amplification est de 450. Admettons encore un taux de contreréaction de 9.2. Calculons in résistance R pour obtenir ce résultat. Pour titre le maximum du tube, il faut

que la charge anodique totale soit de 7.000 ohms.

Ainsi donc, nous avons une première relation : $R + Z_p = 7.000$.

D'autre part, le taux de réaction est :

$$r = \frac{\mathbf{R}}{\mathbf{Z}_p + \mathbf{R}} = 0.2 = \frac{\mathbf{R}}{7000}$$

 $R_i = 7.000 \times 0.2 = 14.000$ ohms
Il faut donc que l'impédance de charge

7.000 — 1.400 = 5.600 ohms

La résistance de notre tube fantôme atteint ici la valeur de

1.400 (1 + 450) = 831.400 Ω Ce qui est vraiment fenorme, pour un tube de puissance. On ne peut plus dire que la contge-réaction a transformé le tube penthode en un tube triode. On pourrait dire, au contraire que nous sommes en présence d'une super-penthode.

Particularités de la super-penthode

Nous sommes donc en présence d'un générateur G (fig. 7) dont la résistance interne R₁ demeure toujours beaucoup plus grande que la résistance extérieure R. L'intensité dans le circuit est :

$$i = \frac{E}{R_i + R}$$
expression dans laquelle R est négligea.

ble par rapport à R., Il en résulte que l'intensité est pratiquement égale à E/R., C'est-à-dire est indépendante de la résistance extérieure. Le générateur à grande résistance interne fournit une

intensité constante.

On peut vouloir s'assurer de ce résultat d'une manière plus directe. Reprenons la formule à laquelle nous sommes arrivés tout à l'heure.

$$A = \frac{\mu Z_p}{R (1 + \mu) + R_1 + Z_n}$$

Puisqu'il s'agit d'une lampe penthode, il est certain que μ est beaucoup plus grand que 1

grand que 1.

L'expression R $(1 + \mu)$ équivaut donc pratiquement à Ru.

D'autre part, nous avons montré que, dès que le taux de réaction est notable, l'expression \mathbf{R} $(1+\mu)$ est beaucoup plus considérable que $\mathbf{R}_i + \mathbf{Z}_\mu$. On peut donc admettre que le dénominateur de l'expression équivant à \mathbf{R}_μ .

En conséquence, l'expression du gain

 $A = \frac{\mu Z_p}{R\mu} = \frac{Z_p}{R}$ La tension de sortie est, dans ces con-

$$S = \frac{E}{R}$$
En conséquence :
$$i_p = \frac{S}{Z_n} = \frac{E}{R}$$

Le courant de sortie est donc bien indépendant de la charge anodique. D'autre part, on constate que le gain est donné par Z_p/R. Dans la mesure où Z_p est indépendant de l'amplitude et de la fréquence, on peut dire que l'ampli-

ficateur ne produit pas de distorsion.
On pourrait être tenté de conclure que l'emploi de la contre-réaction d'intensité présente un intérêt évident dans le cas d'un étage de puissance...
Mais attention!

L'impédance de charge est un haut-parleur

S'il s'agissait d'une impédance sagement ohmique, tout irait bien. Mais tel n'est pas généralement le cas! Il s'agit le plus souvent d'un haut-parleur. Et un haut-parleur est une impédance cuit varie constiérablement aux le fact

qui varie considérablement avec la fréquence. Dans le plus simple des cas, la variation de l'impédance en fonction de la fréquence affecte la forme indiquée par la figure 8.

On distingue une augmentation brutale d'impédance dans la zone qui correspond à la résonance mécanique du système mobile. Dans cette région, à l'impédance électrique ordinaire se superpose une impédance spéciale dite

« motionnelle », c'est-à-dire « due au mouvement >. Coupant les lignes de force du champ, la bobine est le siège d'une force électromotrice induite qui se compose avec celle de la source. Cet effet n'est important que dans la région de résonance correspondant au grandes

amplitudes du cône Dans cette région, le rendement électromécanique du système est particulièrement élevé. C'est un effet que f'ai déjà signalé, ici même, à propos d'un article sur la comparaison : triode con-

tre tétrode ou penthode. nance se trouve pratiquement supprimée par amortissement ; mais, dans le cas de notre superpenthode, c'est le contraire qui se produit. Le générateur à intensité constante maintient la même intensité dans le circuit en dépit du fait que le rendement électromécanique est très élevé. D'où exagération de la résonance c'est-à-dire l'inverse du résultat qu'il faut souhaiter.

Le même effet se produit dans la branche montante de la courbe (fig. 8). L'étage se comportera comme les premières penthodes de puissance, dont la résistance interne était exagérée.

A propos du montage à charge cathodique

Dans un récent article. E. Aisberg a clairement exp.iqué (1) le mécanisme de fonctionnement du montage à charge cathodique, que les Anglais connaissent sous le nom de « cathode follower » et que l'on désigne encore parfois par « montage à cathode flottante ».

Le principe du montage est indiqué figure 9. Pour terminer notre étude sur les circuits à contre-réaction, il nous semble indispensable d'evaminer ce cas particulier en appliquant la technique qui nous a déià servi. Que devient la lampe utilisée de cette manière plutôt paradoxale?

C'est une contre-réaction de tension

Contrairement à l'opinion de nombreux techniciens, nous prétendons qu'il ne s'agit pas d'une contre-réaction d'intensité mais d'une contre-réaction de tension

En effet, la totalité de la tension fournie par la lampe est appliquée entre cathode et grille. C'est même, en définitive, une contre-réaction totale de tension, c'est-à-dire que le taux de réaction est précisément égal à 1,

Le gain A, d'un amplificateur réactif dont le gain est A en l'absence de réaction, est donné par :

$$A_r = \frac{A}{1 - rA}$$

r étant égal ici à -1. Il en résulte

(2) Voir « La liaison à charge cathodique » par E. Aisberg. Toute la Radio, nº 119, octo bre 1947.

que ce gain nécessairement plus netit que 1 est :

$$A_r = \frac{A}{1 + rA}$$

On voit ainsi que le gain diffère peu de 1, si le facteur A est nettement plus grand que 1.

Ftude mathématique álámentaire

Solt u le coefficient d'amplification du tube utilisé et R, sa résistance intérieure. Sur la figure 9, nous voyons immédiatement que la seule tension soumise à







l'amplification de la lampe est E. Or. on a évidemment : E' = E - S

D'autre part, S est la tension amplifiée résultant de l'application de E' entre anode et cathode.

La formule classique du gain est : μR, R. + R.

c'est-à-dire ici :

$$\begin{array}{c} \frac{\mu R_{\nu}}{R_{\nu}+R_{\tau}} \\ \text{On a done:} \\ S = E \frac{\mu R_{\nu}}{R_{\nu}+R_{\tau}} \\ \text{Remplaçons E' par sa valeur. On a :} \\ S = \frac{E_{\nu}R_{\nu}}{R_{\nu}} \\ S = \frac{E_{\nu}R_{\nu}}{R_{\nu}} - S\mu \frac{R_{\nu}}{R_{\nu}+R_{\tau}} \end{array}$$

dian Ce qui donne, après quelques transformations élémentaires

S == $R_1 + (1 + \mu) R_2$ Le gain cherché est :

A, = == R. + (1 + u) R, qu'on peut encore écrire :

$$\frac{R_i}{1 + \mu} R_e$$

Nous voilà encore une fois devant une marquable expression remarquable.

remarquable expression, remarquable pour qui sait l'observer. C'est en effet, le gain que donnerait

un tube dont le coefficient d'amplifica. tion serait u/(1+u), c'est-à-dire nécessairement inférieur à 1 et dont la résistance interne serait R1/(1+11).

Le montage à charge cathodique apparait ainsi comme un générateur à très faible résistance interne. La tension fournie devient, dans une large mesure indépendante de l'impédance d'utilisation. Rappelons que nous avons démontré que pour une contre-réaction d'intensité c'est l'intensité qui devient indépendante de l'impédance, Supposons qu'il s'agisse, par exemple, d'un tube 6C5 dont le coefficient d'amplification est de 20 et la résistance interne de 10,000 ohms

Le coefficient d'amplification apparent est de

475 ohms environ 1 4 20

A la suite des applications citées par E. Aisberg, on peut en ajouter une autre : stabilisation des tensions continues.

La tension à stabiliser est appliquée entre grille et cathode et l'on recueille la tension stable entre cathode et masse, Il faut naturellement que le tube uti-lisé puisse fournir la totalité de l'intensité dont on a besoin.

Les variations de tension sont réduites dans le rapport $1/(1 + \mu)$. Avec un tube à coefficient d'amplification assez élevé on peut obtenir une excellente régula-

L. CHRETIEN.

REVUE critique dola PRESSE

étranaère

ITHMMININGATIONS

LE CHAUFFAGE H.F. POUR ALIMENTS CONGELES par Philip W. Morse et H. Earl Revercomb (Electronics, New-York, octobre 1947)

Le chauffage H.F. des aliments précuisinés et congelés offre de grands avantages pour les restau-rateurs. Il leur est possible de pré-parer les plats dans le cours de la parer les plats dans le cours de la journée lorqu'ils ne sont pas bous-culés. Ces plats sont stockés dans un réfrigérateur donnant une tem-pérature de — 15° C. A l'heure des repas, ces plats sont sortis du réfri-gérateur et chauffés à ja démande gerateur et chauites a la demande du client. Avec le chauffage à va-peur il faut 15 minutes pour passer de — 15° C à + 70° C environ, ce qui est un délai prohibitif, le client ne pouvant attendre un temps

aussi long. En revanche, avec un four H.F. de 5 KW à 1.695 Mc/s. il est possible de porter à + 70° C un repas standard complet en 70 secondes. Il est ainsi possible d'offrir au client un plus grand choix de plats et d'éviter pour le restaurateur les pertes inévitables avec un autre precédé de conservation et de

Le four H.F. fabriqué par la General Electrie possède à peu près les dimensions d'un réfrigérateur domestique. Sur la partie supédomestique. Sur la partie supé-rieure de sa face avant, juste à portée de la main, sont disposés : - l'orifice de chargement du sur, fermé par une porte automa-

teur d'alimentation: - le chronorupteur réglable de 0 120 secondes:

— le voyant vert qui s'allume lorsque le four est sous tension et que les filaments des tubes sont chauds »;

- le voyant rouge qui s'allume lorsque la porte du four est fermée, e la haute tension est appliquée générateur et que le chronorupeur est en action

Le maniement du four est très simple. Il suffit de fermer l'intersimple. Il suffit de fermer l'inter-rupteur général, de régler le chro-norupteur selon la nature et le vo-lume du plat à réchauffer. Lorsque le voyant vert s'allume, mettre mettre Le voyant rouge s'allume. Au bout du temps voulu, la porte s'ou-vre et le voyant rouge s'êteint : le plat est chaud et peut être retire

L'étude de ce four a été très com-

plexe, car il faut chauffer les allments relativement lentement, d'une facon uniforme et sans les brûler. éviter l'éclatement des mes et des fruits par la vapeur de mes et des fruits par la vapeur de-gugée et pour éviter que des arcs ne prennent naissance dans le four, il a fallu avoir recours aux très fréquences, de l'ordre de

Le schéma général du four est donné par la figure 1. Un magné-tron oscillateur fournit 5 KW H.F. à la fréquence de 1.050 Mc/s. Un guide onde, accordé par un trans-formateur à 3 tubes, transporte l'énergie H.F. jasqu'à la cavité résonnante constituée par le La figure 2 indique le détail

constitution du four. Le probe II.F conduit l'énergie jusqu'à la cavité. Le réglage de celle-ci est effectue en déplaçant les parois extrêmes du four. Ces réglages sont réalisés en usine et le client ne doit rien re-

Pour éviter de brûler les plats, il faut les placer en un endroit de minimum de tension H.F. (fig. 2). Une des principales difficultés à surmonter réside dans la variation des caractéristiques diélectriques des des caracteristiques disoccirques des aliments entre — 15° C et + 23° C. L'émergie nécessaire pour porter les plats de — 15° C à 0° C est la même que celle absorbée entre 0° C et + 75° C, par suite de la chaleur de fusion. On sait que pour fondre 1 gramme de glace à 0° et le transformer en 1 gramme d'eau à 0°, il faut fournir 80 caloriesa 0°, il raut fournir 30 calories-grammes. A la mise au point du four, on a constaté que certains points des aliments fondaient les premiers et s'échauffaient très ra-pidement, par suite de la variation diálectriones

des caractéristiques diélectriques, tandis que le reste du plat était encore congelé. Les aliments au-dessus de zéro degré absorbent beaucoup plus d'énergie H.F. Lorsqu'on augmente la fréquence, cet effet s'accentue, A 3,000 Mc/s, les parties fondues chauffent 3 à 4 fois plus rapidement encore.

En plaçant les plats en un en-droit de la cavité eû la tension II. F, est minimm, l'intessité II.F, qui traverse les aliments est maximum. Par suite de leur bonne conducti-vité, le rendement est favorable. En d'autres termes, l'impédance des aliments s'accorde avec l'impédance de la cavité résonnante. Dans un champ électromagnétique, le rapport du secteur électrique sur le secteur magnétique est comparable à une impédance. C'est cette notion qui a permis de déterminer la valeur de la tangente de pertes des déterminée diripée vers la voiture différents aliments.

Le tableau ci-dessous donne les dont on veut mesurer la vitesse L'énergie réfléchie qui frappe l'an ttats de ces études

Constante | Tangente Medication Températus ALIMENTS diffectrique de pertes + 230 28 Pois houitlis + 230 + 350 0.017 4,5 + 23+ 1,4 150 + 230 - 15*

(1) Constante diffectrique de forme complexe e = e' - 1 e' (2) Tangente de pertes : tg o vecteur électrique) (3) Profondeur à laquelle la densité de puissance est diminuée 1/ve ou 0.6 de la ruissance à la surface (e = 2,7183).

RADAR POUR LA POLICE DE LA ROUTE (Radio Craft, New-York, novembre 1947)

La police de l'Etat de Connecti-cut a demandé à l'industrie privée de mettre au point un appareil en-registreur de-la vitesse des voltures automobiles sur les grandes routes de l'Etat. Cela en vue de pouvoir dresser des contraventions pour excés de vitesse avec preuve à l'ap-mis L'équipement comprend 3 appareils distincts :

a) Le premier constitue l'ensemble émetteur-récepteur fonctionnant sur la fréquence de 2.455 MHz avec une puissance H.F. de 0,1 W. b) Le second contient l'amplifica-teur de différence de fréquence et l'enregistreur à bande.

c) Enfin, le troisième élément as-sure l'alimentation de l'appareil à partir, soit d'un accumulateur de 6 volts, soit du secteur alternatif de 129 volts. L'appareil est basé sur le prin-L'appareil est base sur le prin-cipe de l'effet Doppler. L'émetteur envoie des impulsions de fréquence

quence diminuer si la voiture s'éloi gne. La différence de fréquence, en gne. La différence de fréquence, en-tre le signal émis et le signal reçu, est donc proportionnelle à la vitesse de la voiture. C'est ce qu'enregistre le stylet sur la bande de papier se déroule à vitesse constante.

L'antenne d'émission est très de L'anteline a emission est case di-rective et le pinceau H.F. très fin, ce qui fait que la voiture met un temps très court à le traverser. L'inscription sur la bande revêt la forme d'une pointe indiquant la vi tement à zéro. L'appareil peut donc mesurer la vitesse d'un grand nom bre de voitures se suivant de très près sur une grande route. La portée de l'émetteur dépend de

La portée de l'émetteur dépend de la hauteur de l'antenne au-dessis du sol. L'émetteur poré sur le sol, la portée est de 25 à 25 mètree. A un mêtre de hauteur, la portée at-teint 50 mètres, à dix mètres, os peut atteindre 120 mètres de por-tée. On estime que l'émetteur place dans une voiture de police, l'andans une voiture de police, l'an-tenne étant à 1 mètre du sol, donne Le policier regarde l'enregistres

Le policier regarde l'enregistresir et lit la vitesse de la volture se trouvant à 50 mètres devant lui. Si la vitesse est trop élevée, le poli-cier a le temps de relever le muméro de la volture avant qu'elle mero de la vosture avant qu'elle ne l'ait dépassé. Le propriétaire de la voiture reçoit, quelques jours après, une carte l'invitant à comparaitre devant le tribunal de simple police pour la notification de sa contra-vention et cela sans contestation possible, puisque le tribunal possè-de la bande de l'enregistreur faisant foi de l'excès de vitesse.— R. B.

RESEAUX DE STATIONS DE TELEVISION

(Radio News, New-York,

Les stations de télévision se construisent, un peu partout, aux Etati-truisent, un peu partout, aux Etati-unis, et sont passèes, maintenant, au stade commercial. Or, les diffi-cultés francières se sont immédiate-ment fail sentir. En effet, aux vision d'Etat, ni de redevances; la publicité seule couvre les frais des stations. Un programme de qua-nite necesité es de 30 a 50 personnes décorateurs, maquilleurs, habilleuses, prenonnel technique pour l'image et Les stations de télévision se con necorateurs, maquineurs, nabuleuses, personnel technique pour l'image et pour le son, metteurs en scène, etc.), demande 6 à 20 heures de répétitions demande 6 à 20 heures de répétitions et dure 1 heure sur l'antenne. A cause des longueurs d'onde em-ployées, in portée des émetteurs est réduite et dépasse rarement un rayon de 30 km. Un émetteur ne peut donc espècre avoir, à tout moment, plus de quelques milliers de spectateurs. Les dépenses ne sont pas en rapport Les dépenses ne sont pas en rapport avec la valeur publicitaire de l'émis-sion et les grandes firmes boudent sion et les grandes firmes boudent la télévision ou organisent des pro-grammes très simples et très courts. Il faut donc chercher à augmente le nombre de spectateurs, par con-séquent créer des réseaux de sin-tiens transmettant le même protions transmettant le même programme, comme ceia se fait en ra-diodiffusion. Mais iel, à cause des rrèquences utilisées et de la lar-geur de bande nécessaire, cette liai-son inter-stations soulève de grosses difficuités techniques et financières.

On distingue :

1º Les chibles conxisux. — Ces choice ont été mis au point par la Sté Bell pour les transmissions té-léphoniques, télégraphiques, téléphoniques, télégraphiques, téléphoniques de l'utilité complet se compose de huit conxisux et de 49 paires téléphoniques ordinaires pour les communications de

La largeur de bande transmise est de 2.8 MHz, et l'impédance du casée est de 75 ohms. Tous les 10 à 12 km. se trouve un coffret conte-12 km. se trouve un coffret conte-nant les amplificateurs de ligne, donnant un gain de 50 db. Ce gain équivaut exactement à la perte en ligne. Les tubes sont montés en paiigne. Les tunes sont montes en par-raillèle pour une sécurité 'complète d'exploitation. Un tel câble (8 élé-ments) assure normalement l'échan-ce de 450 communications téléphoge de 480 communications télé niques. En 1950, environ 20,000 câbles conxinux seront en ser-

Pour la transmission des pro-grammes de télévision, il faudralt affecter un élément coaxial à cette seule transmission. Le prix de loca-tion vient d'en être fixé à 40 mol-lars par mile (1,6 km), soit au cours ligal: 8.600 francs au kilomètre par jour. Ce prix est dix fols su-périeur à cetui réctamé pour la transmission des programmes radio-

D'autre part, la largeur de bande, qui est actuellement juste suffisan-te deviendra insuffisante pour la telévision en couleurs, ou pour la té-lévision à haute définition.

2º Les reinis par ondes ultra courtes, — Ces reinis, sur onde com prise entre 1 mêtre et 1 centimètre. prise entre 1 mètre et 1 centimètre, sont érigès sur les sommets des col-linés et constituent de véritables ch-bles hertziens. Les antennes sont di-rectives et la puissance requise est faible. La modulation de fréquence est très utilisée, parce qu'elle est exempte de parasites à ces fréquesces. La largeur de bande peut faci-

Ces relais offrent de grands avan-tages sur les càbles coaxiaux. En effet, les toure oest plus élégrées par la possibilité de descendre à gra

les unes des autres que les ampli-ficateurs de ligne. Il est plus fa-cile d'entretenir, de vérifier et de réparer les appareils dans les tours que dans les boites enterrées le long du câble. Si la téébyision de que dans les boites enterrées le long du câble. Si la télévision de l'ave-nir demande une largeur de bande plus large, il est plus facile de moplus large, il est plus rache de mo-differ les émetteurs-récepteurs dans les tours que de poser un nouveau câble. Enfin, la qualité de transmiscâble. Enfin, la qualité de transmis-sion est meilleure. En revanche, si l'expôsitation et l'entretien revien-nent à des prix modérés, les frais 'de premier établissement sont con-stdérables.

Pinsteurs rainis ont détà été cons-Printeurs relais ont deja ete construits et sont en exploitation pour la transmission des communications théphoniques et télégraphiques ordinaires. R.C.A. a construit une lig-reliant New-York à Philadelphie et remant New-York a Philadelphie et fonctionnant sur une longueur d'on-de de 1 centimètre. La largeur de bande est de 4 MHz et l'écart moyen entre relais est de 40 km. La Cie Bell vient de terminer la oston-New-York qui comprend ligne Boston-New-York qui comperedi sei deux stations terminales et sept relais. La longueur totale de la June et de 370 km. 8a frequence de 18 milion New-York-Chicago qui comportera de 18 milion de 1 et coutera 7 millions de douars. Bi de pareilles dépenses sont ac-ceptables pour des compagnies de téde très nombreuses communications

transmises simultanément, elles de-vienment prohibitives pour les com-pagnies de télévision qui prennent toute la largeur de bande pour la transmission d'un seul programme 3. La estratovision s. — La stra-tovision offre une possibilité théo-rique, mais aucun essai sérieux n'a eté tenté. Peut-être qu'un jour cette question pourra être envisagée a

nouveau.

On sait que ce procédé consiste à installer un émetteur de télévision à bord d'un avion qui vole à 10.000 à bord d'un avion qui vole à 10.000 mètres d'altitude, Le programme est transmis du sol par micro-ondes à De par son face converte est très grande. 4º Le film. — Devant ces diffi-cultés financières, les stations de té-sivision ont du trouver un autre moyen de transmettre un même promoyen de transmettre un même pro-pramme à plusieurs stations. Ce moyen consiste à éditer des films spéciaux pour télévision et à en tirer plusieurs copies qui sont expé-diées de stations en stations.

Des sociétés cinématographiques se sont offertes à réaliser en leurs studios des films de court métrage spé-cialement étudiés pour la télévision. ctalement étudiés pour la télévision. Ces films ne comportent pas de vues comportent pas de vues comportent pas de vues commages, ni des vues trop sombres con manquant de composition de la composition del la composition del la composition de la composition de la composition del la composition del la composition del la composition della composition della composition della composition dell

moins une fois.

Après bien des essais, le film so-nore de 16 mm a été choisi, car-plus économique que le format sain-dard de 35 mm et, tout de même, de qualité suffisante pour la défi-aition actuelle de la télévision.

LE NATIONAL NC-173. RECEPTEUR QUI DESCEND A 5,5 METRES

(Radio-Craft, New-York .oct. 1947)

5,5 mêtres de longueur d'onde C'est un superhétérodyne à 13 lam-pes, couvrant les bandes de 0,54 à 31 MHz en 4 gammes. Une cis-quième gamme de 48 à 55 MHz, trenferme la bande d'amateurs dite des 6 metres (59 à 54 MHz). En des 6 metres (30 à 54 MHz). En résamé, les bandes couvertes vont de 0,51 à 1.6; 1,6 à 4,3; 4,3 à 12, 12 à 31 et 50 à 65 MHz. Le châzsis est entièrement ren-verusé dans un boltier métallique. Parmi les 6 bandes étalées, 5 sont

Parmi les 5 bandes étalees, 5 sont étalonnées en mégahertz, la sixième en divisions linéaires de 0 à 200 en divisions linéaires de 0 à 200. Les circuits compennent : une amplificatrice 687; une détectrice 58A7; un colliateur local 675; deux 68G7 amplificatrices MF; une se-conde détectrice et une 616; une amplificatrice AVC 6AC7; une am-plificatrice BF 68J7, une lampe de paissance 6V60T, une régulatrice de tensión 0103/VK150. une l'intitues de

iension ODS/VRISO, une limitease sité de une cociliatrice 6817, une valve 9730T. L'entrée est reliée à une antenne anifilaire ou à un doublet: sur toutes les bandes, on utilitée des commutateur de bande couvre 350-1. Conciliateur local est un Harrley modifié. Le filtre à cristal entre détectrice et amplificatrice MF a cinq degrée de sélectivité. les deux premiers convenant pour la radio-premiers convenant pour la radioprémiers convenant pour la radio-phonée, les autres pour les entretr-nues. Une limiteuse de bruits 6816, de monôtée entre la charge de la diode détectre et la première amplitica-mipations de bruits. L'article est illustré par quelques vues de l'appareil, par les sobémas des bobinages d'accord HF. de de-tectrice (fig. 1) et d'oscillatrice.



Fig. 1. — Montage du bloc de bobi-nages de la première détectrice.

ainsi que par le schéma de montage complet de l'appareil, à l'exception des blocs représentés séparément.

UNE NOUVELLE UTILISATION DU DIAMANT (Radio-Craft, New-York, décembre 1947)

Le « National Bureau of Stan-dards » a révélé le mois dernier que le diamant était beaucoup plus effi-cace pour la détection de certaines radiations atomiques que les comp-teurs de Geiger-Muller utilisés lusqu'à présent.

On place le diamant entre deux électrodes de cuivre portées à une différence de potentiel de 1.000 volts. différence de potentiel de 1.600 voits. Lorque le diamant capte des rayons gamma, des impulsions sont reçues par les ésectrodes. Une triode pâcée tout contre le diamant amptife ces sion ainsi renforcée est transmise à un amplificateur et à un oscillo-graphe cathodique, ou à un haut-

parieur. Le nombre d'impulsions à la seconde (ou à la minute) per-met de chiffrer l'intensité du rayon-mement ramma. nement gamma.

On pense que cette propriété du diamant est due à sa structure cristailline symétrique. Les atomes de carbone sont très réguliers et entre
teux il existe des espaces relativement importants. Lorsqu'un photoélectron est émis par le diamant électron est émis par le dismant après absorption d'un rayon gainma. Il est acceléré dans l'espace Inter-atomique vers l'électrode positive. Cet électron acquiert une telle vi-tesse qu'il arrache des électrons aux autres atomes. Cette metirons aux sutres atomes. Cette multiplication se régète très rappdement et il ar-rive un « paquet» d'électrons sur la

rive un « paquet » d'étectrons sur la piaque positive, ce qui équivaut a une impaision négative. Le diamant retrouve rapidement son équilibre, ce qui fait que les impulsions sont très brèves, beau-coup plus brèves que celles données par le compteur de Géiger-Muller. La précision des mesures est donc La précision des mesures en avon-grandement accrue.

Le diamant utilisé sur la maquette de compteur avait la forme d'un cube de 3,572 mm de côté. Si l'on cupe de 3,572 mm de côté. Si l'on emploie un diamant plus important, la sensibilité doit être encore mell-leure. — R. B.

UNE NOUVELLE RESINE SYNTHETIQUE DE MOULAGE (Radio-Electronic Engineering, New-York, juillet 1947)

Le « National Bureau of Standards » a mis au point une novelle résilee synthétique pour la protection des circuits imprimés uitures la réalisations miniatures. Cette résilee est le fruit de longues recherches de laboratoires, car toutes les circs d'imprégnation actuelles des la considération de la les circe d'impégnation actuelles les circe d'impégnation actuelles lant du point de vue mécanique, un du point de vue mécanique. On doit exister d'une telle reinte du point de vue mécanique. The constitution de la company de

faince viscosite, une faince tension de surface et peut être versée dans de petits orifices. La formule (en poids) de cette re-sine synthétique est la suivante: anne syntrettique est la survante :

2,5-dichierostyrène 33 9/0
Poly-2,5-dichlorostyrène 21,5 9/0
Styrène monomer 21 9/0
Polystyrène 11 9/0
Triphényl hydrogèné 13 9/0
Seolution contenant 60 9/0 de divi-

nylbenzėne 0,5 0/0 Cette résine demeure liquide à O- C pendant plusieurs mois et peut être facilement conservée. Pour l'emploi, il suffit de verser sur l'or-gane à protéger le volume suffisant de résine et d'ajouter comme cata-lyseur 0,1 0/0 en poids de peroxyde lyseur 0.1 0/0 en poids de peroxyde de benzoy). La résine devient alors solide en un ou deux jours. Ses ca-ractéristiques sont les suivantes : Coefficient de dilatation par de-gre C, 11 × 10-5. Absorption à l'humidité (après

h d'immersion), 0.01 0/0. Contraction volumétrique à la polymérisation, 8 0/0. Facteur de puissance (à 1.600 MHz), 0,0004 à 0,0008.
Constante délectrique (à 100 MHz), 2.5. Résistivité en MO-cm, 10st.

COMPRESSEUR A CONTRE-REACTION par J.-T. Goode (Radio-News, New-York,

Le soriema de compression, ou d'expansion, proposé il y a quai-que amiste pris pas recourté beautieur de la contrain de la con

relaction instantane.

La figure 1 doese un exemple de réalisation de ce circuit. Ce achema proporte une compression par contrerelaction de 5 1/2 db au maximum.

relaction de 5 1/2 db au maximum.

co 4 na contre-réaction fixe, na
courbe de réponse est rectifigne, à
0.6 db pev. de 50 à 6,000 p/s.

to 6 db pev. de 50 à 6,000 p/s.

be de réponse est rectifigne, à ±0,00 p/s.

be de réponse est rectifigne, à ±0,00 p/s.

La princips de -ce compresseur est
La princips de -ce compresseur est
and cantre les deux anodes de tubes
ano eatre les deux anodes des tubes

REVUE CRITIQUE DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE

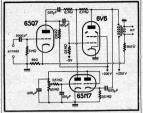


Fig. 1. — Schéma du compresseur à contre-réaction, C'est l'étément de droite de la 68N7 qui détecte les signaux BF, et celui de gasche qui introduit une résistance variable dans les éléments de

d'entrée et de sortie. Le tube 68NY groupe : pour le premier élément, monté en dicde, un redressage de la tension B.F.; pour le second élément triede, une résistance variable entre contre-réaction et manse.

entre contre-réaction et masse.

La tension redressée, pégative par rapport à la masse, est proportion tout le la contraction de la contraction de la du tube triode. Plus elle est négative, plus la reille du tube triode. Plus elle est négative, plus la résistance interne di tube augmente. Cette résistance variable, placele entre contre-réaction et masses, commande le laux de con le gain d'amplification.

le gain d'amplification.
Lorque le signal d'estrée aug.
Lorque le signal d'estrée aug.
Lorque le signal de 196 augment
tention sur la plaque 676 augment
qui bôuque le tube l'irido. La tention de la companie de l'amplification
mum, et le gain de l'amplification
diminue, ou s'amonie, par un reidiminue. Lorque le signal d'estrée
diminue, du s'amonie, par un reidiminue, cui s'amonie, par un rei-

mente.

En inversant la détection du premier élément 68N7, on applique une
tension positive sur la grille du second élément. Le fonctionnement du
montage est inversé et l'on obtient
un expanseur de contrastes intéressant. — H.B.,

LE RÉCEPTEUR COLONIAL

Antennes (télescopique, multibandes

Batteries à l'iquide immobilisé. Rechargeurs d'accus sur secteur. Génératrices (à main, windchargers, actionnées par un pédaller de bicyclette,

à vapeur).

Je me propose de revenir sur ces dispositifs dans l'étude technique.

•

II. — ORGANISATION COMMERCIALE La question mérite une étude aussi serrée que la partie technique, car c'est d'elle que dépendra en grande partie ie

rendement, de l'atfaire.
L'Union Francaise n'est pas le Pole
Stud: il est possible de trouver, dans chacum de nes grands centres d'outre-mer, une maison de commerce susceptible, ai tribution d'une marque pour un escleur donné, et de recruter sur place le perconnel nécessite pour équiper une station-service sérieuse, Pour cela, la tirme d'une destinant de l'acception de la comsentifice nécessitée :

a) Etudier un ensemble de dépannage standard bien conçu, facile à manœuvrer et permettant d'effectuer aisément et rapidement les mises au point et dépannaces courants

b) En doter ehâque agonce distributrice (une quinzaine en tout pour l'ensemble de l'Union Française, soit 3 pour l'Indochine, 1 pour Madagascar, 1 pour La Réunion, 1 pour la Nouvelle-Calédonle, 2 pour l'A.R.F., 3 pour l'A.O.F., 1 pour les ântilies, 1 pour le Marce, 1 pour l'Algérie.

1 pour la Tunitel. Ous ensembles, accompagnés d'une notice d'emploi très détailpagnés d'une notice d'emploi très détailcertaire de la marque, pourraient, coit être
collème de la marque, pourraient, coit être
callent de la marque, pourraient, coit être
rait possucoup moins alektoire, être mis
reindrait faire l'unième l'Intalalistica aur
place de chaque station-service i grosse
de chaque station-service i grosse
taire foudroyant, car tout se sant, à la

e) La maison de commerce distributrice se chargerait de constituer ses succursales commerciales secondaires en sous-agences de vente et de livraison exclusivement. Tout le dépannage scrait effectué par la station-service.

d) Comme corollaire indispensable, les agences de distribution devraient être mises, en mesure de pratiquer l'écharrent et en mises, en mesure de pratiquer l'écharrent en mises d'automobile françaises et autrout américaines : « Votre poste est en panne ? Passer-nous un côble en nous le rétournant, Nous voits expédions inméricaines, le comme de la comme del la comme de la c

Je vois grand, dira-t-on ? C'est exact. Le lancement d'une parellle entreprise n'est pas à la portée de l'artisan en chambre, il exige toutes les possibilités et tous ies moyens d'une grande firme. Mais, encore une fois, le marché obtonial autories l'établissement, de prix largement de l'établissement, de prix largement A territolre, punts, méthodes hardies. Lá où les entreprises qui attaqueront à la question; devon la traite dans un esprit de réussite et autou, de durée en face de la concurrence étrangére qui viendra, tôt où tard, « faire son trou », et qui des modérnes de la depotre des médiosdes modérnes de la depotre des médiosdes modérnes.

nes.

Il es cifficile de concture avant d'avoir plunde le sujet, l'insiderai donc aimpleciquide le sujet, l'insiderai donc aimpletite, sur un dernier point que M. Alburga a cesayé de mottre en lumière, mais augueit in sa pu accorder tout le descorde plus qui le Prançais de la metropoit, qui le Jernapis de la metropoit, qui le Jernapis de la metrocorde plus qui le Prançais de la metrocorde plus qui le Prançais de la metroquis aimplement parce qu'il set français conoctera la préference au madriel franquis aimplement parce qu'il set français de courtiel fournies soient du même corte, ul chier de la comme de la comme de la comme de la contrité fournies soient du même corte, ul la bliment supérier rim que pour la satis-

faction s d'acheter français ».

Ce facteur psychologique, dont je me porte garant pour l'avoir maintes fois observé dans les domaines les plus divens, constitue, pour une entreprise française, décidée à ne pas « margouliner », une

garantie supplémentaire de réussite.

Notre Empire est, du point de vue qui nous occupe, comme une terre fertile mais incuite : il rebutera quiconque vou-dra l'exploiter en paresseux, mais il paiera largement de son travail et de see efforts le bon ouvrier qui ne lui mésa-

gera ni sa foi ni sa peine.

B.-R. THERIC.

LE CIRCUIT PREMODYNE (Wheetponies, Nam-Vorte Radio News, New-York,

Nos lecteurs savent qu'un récep-ur destiné à recevoir les émis-ons modulées en fréquence (P.M.) assède un grand nombre de tubes, "il est généralement monté dans a mesble et qu'il procure des au-tions rémarquables, exemptes de arasités. Or, pareil ensemble est

Comme la medulation de fré-nesce connaît un grand succès aux tats-Unis et qu'il existe de nom-reuses stations dont les program-tes sont intéressants, les ingénieurs

Les deux fréquences sont appli-quées à la grille du premier élément triode. Un battement sa triode. Un battement se produit et la moyenne fréquence de 21.75 Mc/s la moyenne irequence de 21,10 acya apparait qui est amplifiée par le tube. Dans le circuit plaque se trou-ve un circuit osciliant Colpitis, foncve un circuit oscillant Colpitus, ronc-tionnant en super-réaction et accor-dé sur 21,75 Mc/s (L, et les deux C de 30 µµ²). La résistance R, de 150,000 Q relife au + H.T. main-tient l'oscillation et permet au tube de détecter le signal.

Dous transformer le sirend modula de détecter le signal.

Pour transformer le signal modulé
en fréquence en signal modulé en
amplitude pouvant être détecté par
un circuit à super-réaction, il suftit de régier le récepteur sur une
des bandes latérales de la modulation. Chaèque station est donc requi-

commutateur permet de passer de A.M. à F.M. En F.M., la sensibi-lité du récepteur est de 200 µV pour une audition confortable. Le pour une audition confortable. Le directeur d'Electronies avone que la réception d'un même programme, diffusé par deux stations, l'une F.M. et l'autre A.M., cat plus musicale sur la position A.M.. Cependant, lorque les parasites sont intenses, la réception en F.M. est plus agréala réception en F.M. est plus agréa-ble et moins fatigante à suivre. A signaiter, pour terminer, un in-convenient de ce schéma da au rayonnement du circuit à super-réac-tion. Il est impossible d'écouter la même audition, en F.M., sur deux récepteurs distants de 8 mètres; à 40 mètres, la gêne est encore sen-Nous souhaitons beaucoup de plai-

Nous souhaitons beaucoup de plaisr aux dépanneurs américains lorsque de nombreux locataires d'un gratie-clei posséderont un tel recepteur... La réception en F.M. aera très difficile à obtenir; peut-être sera-ce la fin de la F.M.! — R.B.

TRANSFORMATEURS DE SON SOUS-MARINS

par H.-F. Olson, R.-A. Hackley, A.-R. Morgan et J. Preston (R.C.A. Review, Princeton, N.J.,

La signalisation sous-marine au moyen, des ondes sonores est très supérieure aux procédés optiques, magnétiques ou électriques, parce que l'eau est un bon milieu pour la que reau est un non mineu pour la transmission acoustique. Aussi, sauf pour certaines applications spècia-les, la méthode acoustique est-elle universellement utilisée pour la transmission des messages dans A cet effet, on utilise les haut-parieurs et microphones sous-ma-rins. Les ondes sonores sont pro-

Les ondes sonores sont pro-transmises et détectées jusduites qu'à des fréquences de l'ordre de



Fig. 1. — Coupe d'un haut-pari à grande puissance, à radiat sous-marin direct : D, diaphragu G, garde : B, bobine mobile : ile ; E bloe d'empaquetage; M, aimant ; C, cylindre de laiton étanche ; Ch, chambre d'égalisation ; DE, dessi-cateur d'air ; DC, diaphragme en

20 Hz & 20 MHz. Pour couvrir cette 20 Hz à 20 MHz. Pour cogyvir cette bande, on a construit des haut-par-leurs édectrodynamiques, magnéti-crophones électrodynamiques, électrostatiques, de vitesse et à cristal. Les anteurs exposent la théorie et appareils, ainsi que des vues en coupe et les courbes de répones, les schémas des amplificateurs micro-coupe et les courbes de répones, les schémas des amplificateurs micro-lionneis. — MA-Allegrammes directionneis. onels. - M.J.A.

CHANGEUR DE PHASE A GUIDE D'ONDES REGLARITE par Gardner For

Proceedings 1 R.E., New-York. dec, 1947.)

Dans les éléments des d'ordes, l'un des plus intériest la section de déphasage rentiel, dans laquelle des ond minantes d'une polarisation union sont obligées de traverser une se tion de guide d'onde à une vite



-

différente de celle des ondes pola-risées à angle droit dans la pre-mière. On se sert surfout des sec-tions à déphasage différentiel de 90° et 180° respectivement. 90° et 180° respectivement.
L'auteur indique comment réaliser pratiquement un tel déphaseur,
qui transmet effectivement 100 0/0
de la puisance avec un déphasage
rapidement régiable. Il donne difrapidement régiable. Il donne un-verentes façons de Nalistre ces sec-lons. Il décrit notamment un chan-pur de phase régiable du MUSA, p'est-h-dire « Multiple Unit Ete-able Antenna » (Juille 1937) on lispositif d'antenne multiple modi-(lable. Il lodique enfin diverses ap-plications des sections de déphasage.


LA STATION LA PUIN PUIS (Radio Craft, New-York, decembre 1947)

décembre 1847).
La diation la ples puissante du control de la control de

DANS LES LIGNES COATIALES

par John W. Miles dings I.R.E., New-York, dec. 1947.)

L'auteur montre que le circuit équivalent à une discontinuité plane dans un abble coaxial peut être ramené à une simple impédance shunt. Cette capacité est calculés pour des changements cocentriques de section transversale et des disde section transversale et des dis-ques concentriques. Pour utiliter les résultats relativement à des dis-continuités analognes dans les guides à section rectangulaire, des « ravons équivalents » sont calcules asympto-tiquement. Les résultats sont asses précis pour la plupart des applica-tions pratiques. — MLJs.

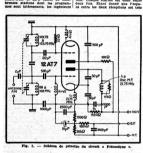

deux fois.

faible, sur le cadran, l'auditeur peut ne pas s'apercevoir qu'il y a deux points de réception. ont cherché à réaliser un récepteur simple et bon marché permettant de les recevoir. Il n'est pas question pour ce montage de procurer une audition à haute fidélité; de ce fait, une des supériorités de la F.M. disparait et il ne lui reste pius que ses qualités e antiparasi-pius que ses qualités e antiparasi-Hazeltine recommande la récep-tion sur le point le plus élevé en fréquences.

Dans le circuit de la cathode du Dana cricuit de la cathode du tube en recontre : une bobline d'ar-rêt 1, e bloquant » la moyenne fra quence ; un filtre, constitué par la résistance de 1.500 Q et le condensature d'accompt. d'archive de 1.500 Q et le condensature de 1.500 Q et le condensature d'estrature de 2.500 Q get le condensature flectrolytique de 10 µ régularisant le fonctionnement de la super-réaction ; une résistance de 2.000 Q estri, aux bornes de la quelle on recuelle les tensions B.P. III. P. séquit l'Amplification rétaitre Handitine Electronics Corpora-tion >, qui travaille pour 125 cons-tructeurs, vient de lancer le circuit « Fremodyne > qui répond A ces

conditions. Customer conditions.

Co circuit ansure: le changement de l'équence, l'ampirication M.F. in tout au move d'un seul tube ministure double-tricel 13AVT. Il tout au mour d'un seul tube ministure double-tricel 13AVT. Il tout d'abord, que in plage FM. aux Etats-Unis s'étend en conditions de l'étate d disponibles. Un filtre sur la ligne B.F. réduit l'amplification relative des fréquences aigués. des fréquences aiguês.

Re adjoignant ce tube et ce circuit « Fremodyne » à n'importe quel
supernéderodyne » à t'ubes plus la
particular de la companie de la companie de la
particular de la
part I fréquence à recevoir.
La seconde triode, du tube 12AT7,
conctionne en oscillatrice et couvre ronctionne en oscillatrice et couvre la gamme de 109,75 à 129,75 Mc/s. Le condensateur oscillateur est ju-melé au condensateur d'accord pour étaliser la commande unique.

monté sur la paroi arrière ; la ré-ception en P.M. par un fil de 1,5 m placé dans le cordon secteur. Un

Cette idée vous intéresse-t-elle ? -

UN NOUVEAU GALVANOMÈTRE

J'ai, depuis de longues années, un excellent ami qui s'appelle Midhat. C'est un monsieur d'un certain âge, je dirai même, d'un âge certain, qui est professeur dans une institution libre de Lille. M. Midhat ast un certivain, un poète. C'est dire qu'il

est tout le contraire d'un commerçant. Et si, en tant que poète, il a fait uninvention très intéressante, il n'a jamais su la commercialiser. La mise au point, la réalisation d'excellentes maquettes et les frais de brevets (1) lui ont coûté pas mal

d'argent. L'histoire est banale : c'eşt celle d'un grand nombre d'inventeurs. Et je n'en parteria pas ici, si je ne pensais pas que, du point de vue technique, l'idée de mon ami intéressera les lecteura de Toute la Radio et si je n'avais pas l'espoir qu'il se trous-a parmi eux queloue indistrité qui vou-ava parmi eux queloue indistrité qui vou-aparte de l'argent par l'est parterial de l'argent par l'argen

Aprèa ce préambule, entrons dans le vit du sujet. Le nouveau galzanomètre, qui peut servir tant de voltmètre que de millimapréemetre, se distingue des modèles existants par le fait qu'il ne comporte au cun spirale, ce qui améliore la précision ; il ne comporte pas davantage d'aimant pertir de le volume "permet de réduir le podie et le volume "permet de réduir le podie et le volume "permet de réduir le podie et le volume "permet de réduir le podie pièces entrant dans sa composition sont

(1) Brevet français nº 869.837 délivré le 27 novembre 1941, ainsi que plusieurs brevets trangers. extrêmement simples et conduisent à un prix de revient assez bas. Il fonctionne aussi bien pour les courants et tensions continus qu'alternatifs.

Examinosa quaterantes de desina la compo-Examinosa de l'incenti. La plèce principale de l'appareil est constituée par un solenoide toròidal. Al est ofinem par un tube courbé en matière non magnétique, sur l'equel est enrouié un nombre plus ou noins grand de spires. Etant donné qu'il "agit d'une ploée fixe, on peut employer autant de fil qu'il est nécessaire pour obtedance voulue.

anner vousse.

A l'intérieur de ce solénoide, pivet en potre-sorya li également de forme touine de ce port-enoyau, constituie par un tube
très léger, toujours en matière non magnetique, sont placés un aimant permanent C
et un morceau de fer doux D. Par l'intermédiaire du bras E, le ports-noyau est relié à l'ace F qui est logé entre les chapes
l'activité de l'activité, dans se partie unpérieure, faireuillé H d'activité de l'activité de

Pour que l'aimant permanent C n'exerce, aucun effet magnétisant sur le noyau de fer doux D, un espace de quelques millimètres sépare ces deux éléments.

Notons encore que les erganes précités sont assemblés à l'aide de platines I-l' et de colonnettes est stration 1-l'. Enfin de colonnettes est stration 1-l'. Enfin et le Colonnette est stration et l'est est le l'est est le l'est est l'est l'est est l'est l'es

Comment fonctionne l'appareil ainsi constitué ?

En l'absence de courant, l'aiguille H peut cocuper n'importe quelle position. Appliquons, maintenant, aux bornes du soienoide, une faible tension. Pour un champ magnétique extrêmement faible, le milleu géométrique d'un poyau aimanté. C'un present prendre place au milieu géométrique a' du solénoide A. A ce moment, l'aiguille vien-



dra marquer la plus petite division p. Il faut noter que; pour un champ magnétique très faible, l'aimantation du noyau en fer doux D est négligeable. Dans ces conditions, seul le noyau saturé C subit l'action du champ magnétique.

au Canalp magnetique, parcourir Perronde ment par un courant sufficant pour aimanment par un courant sufficant pour aimanter le fer doux au même degré que l'aimant permanent C, Faction du champ
magnétique à l'intérieur du solénoïde sur
c et D sera dientique Cse doux noyaux se
Et c'est le point t, milleu de C et D réa
is, qui viengir se placer au milleu géométrique du solénoïde. L'aiguille occupera
dans sur le cadran la position q' qui est la
alors sur le cadran la position q' qui est la

On conçoit que pour toute intensité de courant comprise entre celles qui font vonir l'aiguille en p et en g, celle-ci occupera une position intermédiaire. Ainsi obtenons-nous un milliampermètre oi les déviations de l'aiguille sont proportionnelles aux intensités du courant.

and interested in contraints to the street of the popular contrainment leger, et as nemibilité très élevée, puisque rien ne linité de nombre de spires de soléniolée. Le problème de l'americament peut comporter phiscars solitoines, y compris celle qui phiscars positiones, y compris celle qui perceu ni ten plus cu moins grand, en ferinant ainsi le passage de l'air quier train tout éfplacement du porte-opyan. Il faut également noter que l'internation de l'air depresent au processe de l'air quier celle du noyat ainmané, en norte que le celle du noyat ainmané, en norte que le celle du noyat ainmané, en norte que le

centre magnétique du système peut se rapprocher davantage du fer doux en angmentant l'angle de rotation de l'aiguille. Le principe imaginé par M. Midhat peut donner lieu à un grand nombre de variantes permettant de résoudre au mieux tous les problèmes particuliers que peuvent poser les diverses applications de l'Instru-

ment. Il en a trouvé de bien plus simples que celle décrite ci-dessus.

La photographie représente une maquette expérimentale réalisée avec les moyens du bord. Elle permet néanmoins de juzer de

l'extrême simplicité et du faible encombrement de l'appareil.

Qui veut industrialiser cette idée ?







Accord par self-induction

peut faire varier la fréquence propre d'un cir-cuit oscillant soit en agissant sur sa capacité, soit en modifiant sa self-induction. Dans les récepteurs de radiodiffusion actuel-lement en usage, pour couvrir lés diverses gammes standard, on a recours à la première

mebation. On said, par allieurs, que, dans les superhé-férodynes, afin de « faire suivre » correcte-ment les courses de l'accord IF, et du circuit ment les courses de l'accord IF, et du circuit qui impose l'existence entre les frequences pro-pess de ces circuits d'un beaut théorique con-tant de 472 kHz — on a eu recours au pro-céde pratique de « l'allignement en trois



A) Condensatrur ajustable, ... B) Bobine principale d'accord, ... R) Bobine principale ossiliatrice, ... Q) Commutatrur. ... S) Flaquette support des éléments de régiate. ... D) Platine rattraque de les T) Fabinet support actrapage de les T) Fabinet support noyaux, ... V) Verrou baletius, ... E) Tambour d'entrainement, ... P) Flatine de cadran, ... Y) Glace de cadran, ... P) Tiges pour la fixation de blee.

Le rapport entre les fréquences propres maximum et minimum de la gamme des P.O., par semple, poir les circuits d'accord étant grossesses de la compara de la

choisis avec celle du circuit d'accord. Ces 3 éléments réglables sont, dans le cas de la solution classique utilisant la commande uni-que du condensateur variable : que du condensateur variable:

a) La capacité ajustable d'appoint placée en
parallèle sur la capacité principale et permettant l'étalonnage au point, d'alignement haut
de la gamme (vers 1.400 kHz) et nommée
de la gamme (vers 1.400 kHz) et nommée

* * * *

trimmer;
b) La capacité ajustable d'appoint montée
en série avec la capacité principale et permettant l'étalonnage au point d'alignement bas
de la gamme (vers 570 kHz) et dénommée pad-

ding;
e) La self-induction du circuit dont le ré-glage permet l'étalennage au point d'aligne-ment milieu de la gamme (vers 900 kHz).

ment milieu de la gamme (vers 960 kHz).
Dans une solution très différente de ce problème, qui se fait de plus en plus Jour depuis
la gaserre dans le monde radicellectique, en
utilise comme éléments d'accord monocommandés les sell-inductions des différents circuits
et non plus les capacités. Les bobiese de selfinduction recouvrent dans ce cas des formes induction recouvent dans ce cas des formes et des caractéristiques péoclaies et la varia-tion de leur fréquence propre s'éfectue à l'aide frottement doux dans le champ du bebinage. La monocommande des noyaux se fait par un dispositit approprié (cable, vis micromè-trique, ensemble pignon et crémaillère, etc...). En se rappelant la loi invene de réciprocité En se rappelant la loi inverse de reciprocite qui existe entre les notions classiques de ca-pacité et de seif-induction, on applique à ce système les mêmes solutions concernant la système les mêmes solutions concernant la monocommande et l'alignement que dans le cas précédent. Il en résulte que, pour aligner d'une façon parfaite un bice d'accord H.F. réalisé selon le principe de la perméabilité variable, il faudra disposer dans son circuit d'hétéro-

a) Une self-induction additionnelle, m en série avec le bobinage principal, pour l'éta-lonnage au point d'alignement haut de la gamme (elle joue le rôle de trimmer) ; b) Une self-induction additionnelle, branchée en parallèle avec le bobinage principal, pour l'étalonnage au- point d'alignement bas de la gamme (elle jone le rôle de padding) ;

e) Un condensateur d'accord ajustable pour l'étalonnage au point milleu. Certains avantages pratiques peuvent découler de l'utilisation d'un tel bloc dans la contraction des récepteurs radiophoniques. Les plus truction des récepteurs radiophoniques. importants seraient les suivants :

1º) Un tel bloc se présente sons la forme d'un ensemble compact et de faibles dimen-sions et comporte sur le même support, en

dehors des éléments constitutifs des diver-circuits ceciliants, l'organe de commutation ainsi que les éléments mécaniques servant à l'entraisement des noyaux. Cela permet de réa-liser un chânge très ramassé et de véduire au minimum les peries par capacités et self-is-ductices parasites ;

2°) Exécuté dans des conditions mécaniques parfaites, le bloc d'accord à perméabilité va riable est pratiquement insensible aux vibra-tions et aux trépidatéens mécaniques, ce qui le rend particulièrement intéressant pour des le-rend particulièrement intéressant pour des lecepteurs portatifs et postes-voiture ;

3º) Il n'accuse aucune tendance à l'amor-cage de l'effet Larsen, ce qui le désigne tout particulièrement pour une utilisation dans les récepteurs du type miniature;

4º) Enfin, son prix de revient, toutes choses égales par ailleurs, doit normalement être in férieur à celui de l'ensemble classique « blos de l'ensemble classique » blos ferieur à ceiui de l'ensemble classique « nood d'accord + condensateur variable ». Nous avons eu récemment l'occasion d'exa-miner un bloc d'accord à perméabilité varia-ble réalisé par la 8té Infra, qui présente les

minor in hole of several la promisedable value of control of the c tenne, la grille de commande de la lampe chan-geuse de fréquence, la grille oscillatrice et la piaque oscillatrice. Le bloc comporte son ca-dran spécial imprimé en noms de stations.

dran spécial imprimé en noms de stations.
L'entralnement des noyaux des circuits d'acL'entralnement des noyaux des circuits d'acL'entralnement des noyaux des circuits d'aclispositif très mécanique constitus d'un essemble pignon et crémalibles.
La loi de la répartition des stations sur l' Votet, en d'entier lies, les performances du
bloc lafra en ce qui concerne les gammes couverse st ess qualités de sensibilité et de préverse st ess qualités de sensibilité et de précileation :

O.C.: 5.9 å 16 MHz (18,7 å 50,8 m). P.O.: 525 å 1,550 kHz (193,5 å 571 m). G.O.: 150 å 250 kHz (1,070 å 2,000 m).

1	Gamme	Gain du eireult d'antenne	Affaibl, de la fréq. Imag	Affaibl. du signal M.P.
Γ	0.C.	Constant 6 db	2 à 3 db	40 à 60 db
	P.O.	Constant 18 db	35 à 50 db	20 à 30° db
	G.O.	Constant 5 db	45 à 60 db	25 à 40 db

SAFCO-TREVOUX

Après plusieurs mois d'étude, nos laboratoires ont mis au point un nouveau procédé d'impré-gnation applicable aux condensateurs électro-Cette nouvelle méthode, passée maintenast dans le domaine industriel, est appliquée par SAFCO-TREVOUX pour tout son matériel. Elle donne des résultats remarquables au point de vue technique. Elle améliore l'angle de pertes,

diminue le courant de fuite et surtout augmente la sécurité des condineateurs dont la tension de claquage est reportée au delà des limites habituelles. Ce procédé est dorénavant appliqué sous le nom de double imprégnation à tous les conden-sateurs électrolytiques des séries standard : ER. 11, ER. 13, ET., ED. 17, ED. 18, EL, et des séries miniatures : EM. 12, EM. 14,

Le marquage est apposé en rouge sur le boi-tier de ces nouveaux modèles.

A titre d'exemple, les séries haute tension sont fabriquées pour une tension de 500 V ser-vice, 550 V pointe, 575 V essai (au lieu de 550) et leur tension de claquage dépasse notablement 630 V SAFCO-TREVOUX expose son matériel pro-fessionnel à la Foire de Paris au Grand-Palais, Stand 532, Galerie L.

OUARTZ FONDU

Avec l'avènement des hyperfréquences, l'at-tention des techniciens est de nouveau attirésur les intéressantes propriétés du quartz fondu. Grâce aux nouvelles possibilités d'usinage, il se prête particulièrement bôta à la réalisation de bobinages, supports de lampes, contacteurs, C.V., etc., pour les apparélis à O.C. et à O.U.C. C.V., etc., pour les apparents à U.C. et à U.D.C. Les constructeurs que cette question intérées-sont prés de se metire en rapport avec l'un-des maissons les pius anciennes et les mieu-outillées dans cette spécialité : Bioctricité-Quartz à Nemours (8.-et.-M.).

LA RADIO

A LA FOIRE DE PARIS

D'arièle les chiffres donnés d'Administration du la Force de Paris, par son Président Mc Cussusse, Président de la Chambré de Commerce de Paris, le succès de la Foire 48 est défà assuré au point de vue du nombre d'exposants, pusique pratiquement, un petit peu puse de 9,000 exposants ont réusai à obtenir un emplacement soit au Pare des Expositions, soit à l'annoce de Grand Palais ées à l'annoce de Grand Palais des



Georges MONIN
Détégué général
du Syndicat National
de la Construction
Radioélectrique

Malheureusement. 1.500 n'ont pu y trouver leur place, les aménagements prévus à la Porte de Versailles n'étant pas terminés

En ce qui concerne la Radio, elle tiendra sea assisse cotte aumée encore au Grand Palais des Champs-Elysées où elle occupera la partie droite du rez-de-chaussée et une salle au premier étage. Les quelque 300 demandes qui ont été reçues au Comité de la Foire représentaient une surface qui dépassait de loin les limites du Grand Palais tout entier.

Cela na, du reste rien d'étonnant puisque, avant la guerre. le Salon de la Radio tenaît tout le Grand Palais et que le nombre des constructeurs était loin d'atteindre le nombre actuel.

Le Comité a donc été dans l'obligation de réduire considérablement les demandes en a efforçant, dans la mesure du possible, de ne pas toucher aux petites surfaces. Si bien qu'il est infiniment probable que 200 constructeurs de matériel de récepteurs de Radiodiffusion d'amplificateurs de sonorisation et de récepteurs de Télévision seront logés à l'intérieur du Grand Palais.

Ces réductions et la rapidité avec laquelle la Comité a di procéder aux désignations de mplacements en raison de la date tardire de l'affectation officielle du Grand Palais à la Poice de Paris, out aupruis leaccoup d'ex-Palais à la Poice de Paris, out aupruis leaccoup de cardinal de l'acceptant de la Poice de l'acceptant de l'acceptant de la Poice de l'acceptant de l'acceptant de la Poice de l'acceptant de la Poice de Paris avec une entrée côté durér Champs-Elyvées, de Paris avec une entrée côté durér Champs-Elyvées, de Paris avec une entrée côté durér Champs-Elyvées, de l'acceptant de la Poice de l'acceptant de l'acceptant de la Poice de l'acceptant de l

En ce qui concerne le premier étage, dont une partie est réservée à la Mode et aux Parfums, la Radio d'sposera d'une salle de 800 mètres carrés, la moitié contiendra des exposants qui n'ont put être logés au rez-dechaussée, et l'autre moitié. des stands spécialement aménagée pour les récepteurs de Télévision, qui seront présentés en fonctionnement. Nous pensons être en mesure d'alimenter 18 ou 20 récepteurs dont plusieurs récenteurs aux éran.

Un accord passé avec la Radiodiffusion Française permettra d'obtenir des prolongations d'émissions de Télévision, et nous pensons qu'il y aura là une attraction pour le grand public et pour les professionnels.

Enfin. nos amis du Réseau des Enviteurs Prançois dispoceront d'un stand à l'entrée du Grand Palais, dans lequel lis espèrent faire des expériences de Radiecemmunications très intéressantes à la fois pour les professionnels et pour les visiteurs profanes. Lorsque l'on connaît les services qui ont dét rendus par les amateurs à la technique générale des Télécommunications, on ne propendre sa belle activité.

Si Ion en croix in plupart des exposants qui nous ordirendu visite nous réclamants bien entredu. un emplacement spécial que généralement nous n'avons pas pu, à consideration de la comment de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de consumeration de la commentation de la commentation de consumeration de qualité vers laquelle la partie saine de la profession aforiente de plus en plus et que la crisita de la commentation de la commentation de la commentation de la profession aforiente de plus en plus etc.

Certes, la question de juits a quanto importance, mais nous pennosa, et nous n'evones anno importance, que c'est sur la qualité que doivent se haser les efforts publicitaires et, comme pour le Salon de la Pièce Détachée, nous pensons que les constructeurs auront fait des efforts sérieux dans ce sens.

A la qualité, se joindra évidemment le raffinement de présentation qui marque généralement toutes les productions françaises.

Il nous reste à souhaiter, et nous sommes persuadés que notre vous sere axuacé, que le nombre des visitente du Grand Palais roit considérable. La publicité qui exide cutreprise à ce sujet attirera certainement les visiteurs, et le Comité de la Foire a pris toutes dispositions pour que le public affue au Grand Palais.

Il reste à la profession le devoir impérieux de présenter des productions qui ne donnent à ce public aucune déception et nous sommes absolument convaincus qu'il en sera ainsi.

G. MONIN,

Membre du Comité de Direction de la Foire de Paris.

LA SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO

exposera ses revues TOUTE LA RADIO et RADIO-CONSTRUCTEUR & DÉPANNEUR AINSI QUE LES OUVRAGES TECHNIQUES PUBLIÉS PAR SES SOINS

à son stand de la Foire de Paris : GRAND PALAIS, GALERIE E, STAND 737

LE MUSÉE DE LA RADIO

All 7, des idee dans lein om metrich in the control of an ordered of a control of the control of

NOUVEAUX LIVRES TECHNIQUES

L'ELECTRICITE DE L'AUTOMOBILE, par Mare Bory. — Un vol. de 182 p. (135 × 210 mm), 118 fig. — Technique et Vulgarisation. — Prix: 225 Fr.

Vuggarisation.— Frix 2 aso Fr.

Nos lectures ont ea sourent l'occasion d'appre-cier, éans ces pages, l'esprit très ciair et essen-tiellement axé sur les problèmes pratiques, és notre excellent collaborateur Marc Dory, On retrouve toutes ces qualités dans le volume qu'il vient de consacrer à l'équipement élec-trique des automobiles.

Futilises.

Et, comme on revient toujours à ses pre-mières amours, la dernière partis de l'ouvrage mières amours, la dernière partis de l'ouvrage autemobiles. Les utilisateurs apprecieront tout particulièrement les nombreux tableaux synopu-tiques, y compris cebtu qui facilitera le depuis tiques, promptis cebtu qui facilitera le depois chargeurs défectieux, des bougies mai lunées et de sentie-jaiece grippés...— A.Z.

L'ART DE LA SOUDURE A L'ETAIN. — Une brochure de 24 p. (135 x 210 mm), 26 fig. — Editions Dyna. — Prix : 42 fr.

— Billion Dyn. — Prix 1 of Pri.

Matter-over que plus de fatinte des alliages
fatter-over que plus de fatinte des alliages
fatter-over que plus de fatinte des alliages
ha sociare ne ratio varie, aten les properties
ha sociare ne ratio varie, aten les properties
ha sociare ne ratio varie, aten les properties
has sociare alle contrate average de 10 de
calabian 7 Que l'en traction la motion est
notice avez les collais de salitate de collre 7
fatte du mil en de present de collre 7
fatte du mil en de present de collre 7
fatte du mil en de present de collre 7
fatte du mil en de present coll Q desse
social pour la propertie de collre 7
forte de collre 10 de 1

AIDE MEMOIRE DU SANS-PILISTE, par A. Brancard. — Un vol. de 230 p. (135 x 215 mm). 147 fig. — Dunod éditeur. — Prix : 440 fr.

140 fr. 12 Instear a tenist de réunir, cana o volume L'Instear a tenist de réunir, cana o volume que qui prevent être utiles aux techniciers de la ratio. Malberressencet, les maistres sont torcespe, a'en est pas moiss agaquat et prive l'overage du canactère de source de Méternece l'overage du canactère de source de me l'overage de l'overage de l'overage de l'overage l'overage pour qu'une produine délition en fasse ouvraigne un adé-endence utilisable. — A.Z.

THE CATHODE RAY OSCILLOGRAPH IN INDUSTRY, par W. Wilson. — Un vol. relied de XII + 252 p. (137 x 215 mm), 197 fig. — Chapman & Hall, London. — Prix: 18 sh.

— cuapunan es Hall, London, — Piris: 18 sh.
Bortant du cadre relativement étroit de l'éléctricité, l'oscillographe cathodisme a sucréféctricité, l'oscillographe cathodisme a sucde l'ideutricité, Louist étai-11 souhaitable d'avoir
un ouvrage destiné non pas aux spécialistes
de l'étéctrosique, mais à des technicieus de l'étéctrosique, mais à des technicieus concer remarquable appareil d'investigation et de
costrois.

controle.

L'ouvrage de Wilson dont nous venons de recevoir la troisième édition considérablement déragte, répond parraitement à ce vous. Après avoir passé en revue les principes sur lesqueits avoir passé en revue les principes sur lesqueits apparells auxiliaires, il «n dérit des apparells auxiliaires, il «n dérit des apparells auxiliaires, la derit des apparells auxiliaires, la «n derit des apparells auxiliaires, la viesse d'un courant d'air, jus-mesure de la vitesse d'un courant d'air, jus-

qu'aux mesures des pressions, en passant par les cardiographes, les détecteurs des ultra-sons.

tic...
L'entretien et le dépannage de l'oscillographe font l'objet du dernier chapitre, lui-meise
cope électronique qui put être considéré, agrée
tout, comme un oscillographe sul generis.
Il convient d'admitrer l'abondante et la qualité
sement, il n'existe aucun équivalent en Franco. — A.Z.

TELEVISION SIMPLY EXPLAINED, par B. W. Hallows. — Un vol. relié de 214 p. (130 x 185 mm), 113 fig. — Chapman & Hall. London. — Prix: 9 sh. 6,

CHO & 100 may, 120 fee. — Chapsons & Mar.

Morie scorline, and et collaboration Takions
Notice scorline, and et collaboration Takions
properly in closes in the control properly in the collaboration of the collaboration

B.B.C. YEAR BOOK 1948. — Un vol. relié de 152 p. (120 x 180 mm). — The British Broad-casting Corporation. — Prix : 2 sh. 6. casting Corporation. — Prix : 2 sh. 6.
Edition du 25º anniversaire de la radiodiffution auguste, cet annuaire abondamment lineter auguste, cet annuaire abondamment lineter auguste, cet annuaire souvest pitteresque et pitne d'humour, éclairent divers aspects de la
radio en Crande-Bretagne, Ceux qui ont tant
Londrea. » liront avec intérêt ce résumé de
factivité d'une radio admirablement bien orgafactivité d'une radio admirablement bien orga-

RADAR ENGINEERING, par Donald G. Fink.

— Un vol. relié de XII + 644 p. (150 x 225 mm). 471 fig. — Mc Graw-Hill. — Prix: 7 dollars.

multi vair read de 2011 de 40 ft. 100 ft. 700 ft. 700

LA TECHNIQUE DES CIRCUITS APPLIQUÉS

★ UNE QUESTION DE TERMINOLOGIE ★

Dans un éditorial de Radio Craft, notre ami Hugo Gernsback, dont on connaît les vues prophétiques, prévoit pour un proche avenir la fin de l'ère des circuits câ-

L'établissement de centaines de connections soudées, qui augmentent le prix de revient et l'encombrement d'un moncourant de l'encombrement d'un monsoroni portées aut des surfaces loidents seroni portées aut des surfaces loidents basé sur des principes varies tels que impression, emplot de séeculis ou projection basé sur des principes varies tels que impression, emplot de séeculis ou projection procédes commencent déjà à 8 rie appliqués. Toute la Radio a, à pluséeurs répriqués. Toute la Radio a, à pluséeurs répritechniquée des écretuis imprimine que de la machine à fabriquer des récepteurs, inventée par Sargrove.

Gernaback prévoit que, grâce à l'appli-

cation de ce, nouveaux procédes, le châssis d'un superhétérodure reviendra à un ou, au maximum. à deux dollars, abstraction faite des tubes et du hait-parieur. Car, comme on le sait, la nouvelle rechnicomexions, mala aussi de «reistanca et et des condensateurs, De plus, l'encombrement pourrait être réduit au minimum, surtout avec l'emploi des tubes ministure qui, des à précent, constituent 80% de la

Mais comment désigner ces nouvelles techniques d'établissement des connexions? Puisqu'elles peuvent faire appel à des procédés variés donnant un résultat semblable, il faut trouver un terna adéquat. Gernaback propose, pour le l'angue anglaise, l'emploi du mot français « appliqué ». De ce terme il tire, d'allleurs, les participes passif et actif « applileurs, les participes passif et actif « appli-

quids » et « appliquieing ».

Il ne nous deplata point, de voir un mot français prendre ainsi droit de cité dans la langue de Bhatespeare, Ce n'est, des prendre des pulsaires de Bhatespeare, Ce n'est, des pulsaires de production de la langue de grande des pulsaires autorités des pulsaires de la langue de production de la langue de la langue

+ UNE

RÉALISATION FRANÇAISE *

On sait qu'il existe diverses méthodes pour l'obtenition de ce que notre ami fernatack appelle e circuits appliqué et châblez impressant par le commun de toutes ces méthodes est d'augmenter la cadence de la production en diminuant le temps de fabrication, ce qui conduit à une réduction du proxi de revient. De plus, on assure souvent une certaine ciarification du montage, une métilleure régularité et de l'appliqué de la conduit de la

tion du montage, ube meuseure reguestre en un routeness accrue. The mean routeness accrue en control de la mer de la mental del mental de la mental

urand-Palais.

La partie essentielle du montage est une plaquette en bakélite qui comporte une série de trous pour le passage des cosses de supports de lamnes transcontinentales ; de plus, une série de rainures ménagées dans cette plaquette permet de loger des bandes de culvre de 4 mm de largeur. Ces bandes sont découpées, logées et embouttes par des manières, as présenter en face et au niveau des cossets correspondant aux supports des lampes. Le chauffage des éléments à souder est assuré par un four

des éléments à souder est assuré par un four H.F. Les opérations se succèdent dans l'ordre suivant : 1° Découpage et estampage à la presse des plaques en bakélite supportant les connex* na.

2º Pose, emboutissage et perçage simultanés des bandes de cuivre. 3º Sertissage des différentes cosses servant de raccords aux résistances, condensateurs et autres défenents.

4° Pose des supports de lampes; ces supports ne sont pas sertis sur le châssis, mais maistenus très solidement par la seule sondure de leurs coases resrectives introduites auparavant jans les trous prévus à cet effet.

title 5º Raccord par soudure automatique des bandes aux cosses des supports de lampse, 6º Montage des M.F., résistances et condensateurs sur la plaquette; le achema très similer pilifé comporte 6 résistances, 4 condensateurs ou au pajer, et 3 au unica seulement.


au papier, et 3 au mica seulement.
7 il ne reste pius qu'à raccorder la plaquette
càblee directement au bloc d'accord, potentiomètre, H.F. et alimentation. Des cosses de longueur appropriée se présentent à la distance
voulne de ces divers étéments et il ne reste
plus qu'à faire un point de soudure pour leurs



A part la plaquette comprenant las élements indiqués, nons avoes un bloc d'allementation composé d'une vaire montée sur un petit autotransformatur donnant le chauffage des lampes, de l'ampoule de cadran et une tession anopare de l'ampoule de cadran et une tession anoquette en backétte muiné d'une résistance protégeant les cathodes de la vaire et les condennaturs' électro-chimiques.

L'ensemble de ces réalisations présente un aspect très étudié et industriel. Autre particularité intéressante : une partie de l'enroulement du transformateur de modulation est utilisée comme industance de filtrage et régularise en même temps l'impédance de charge de la desuète lamps B.F. (voir schécharge de la desuète lamps B.F. (voir sché-

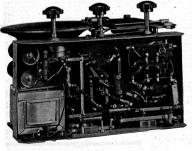Enfin, l'équipement en lampes est le suivant : une changeuse, une M.F., 1re B.F. (EO F1), une double diode, 2e B.F., une redreaseuse, soit au total quatre lampes.





Hone pour l'équipement de la radio-diffusion. Pour l'exercice 1948, on rediffusion. Pour l'exercice 1948, on re-lève 502 millions pour l'outiliage, 175 pour les bătiments, 59 pour l'outiliage de télévision, 25 pour les bătiments de télévision, 73 pour le réseau afri-cain (outiliage) et 30 pour les bâti-

RISQUES PROFESSIONNELS. Ciasse V (taux 3,49) : ouvriers mon-teurs, assembleurs, réparateurs, bonneurs de matériri moyen. — Classe VI (taux 1.70) : personnel des magasins. (taux 1,70) : personnel des magasins, ouvriers bobineurs de petites pièces, monteurs de petits appareils, mon-teurs de tubes électroniques,

BAISSE DES PRIX. - En 1947. la Hollande a noté une baisse de pris de 10 à 37 0/0 au cours de l'année. CONFERENCES INTERNATIONA-LES DE LA RADIO. — Révision de la Convention internationale de Berne la Convention internationale de Berne (Bruxelles, juin 1948): Conference curopéenne de Radiodiffusion (Copenhague, juin à acut): Conférence mondiale des ondes courtes (Mexico, ectobre-bowenber): Comité consultatifs des Radiocommunications; Commiteuien apécialisée de l'UN.ES.C.J.; Comité provioure des Préquence (Geomité provioure des Préquences (Geometre des Prépares des Prépa

name MATIERES PREMIERES. - Suppression de la répartition des papters pression de la reportition des papetes d'emballage (Décision H199 du 19/3/ 48), — Annulation des liconces de transfert de laiton antérieures au 1/11/47 (Décision B61 du 27/3).

VENTE LIBRE; — Suppression de la remise de points pour les conden-nateurs électrochiniques (Décision EG3 du 27/3/48). ASSOCIATIONS, — Assemblée gé-nérale de l'Amicale des Ingénieurs E.S.E., 1e 8/5/48, à la Salle des In-génieurs Civils de France.

LEGION D'HONNEUR, .-LEGION D'HONNEGH, — Grand-officier : professeur Esciangon, offi-cier : professeur Esciangon, offi-cier : professeur Ribaud; chevullera : Georgea Ponte, directeur général de la Cle Générale de T.S.F.: Mare Mus-sier, rédacteur en chef de Radio-Mon-

CONVENTIONS COLLECTIVES Sont déclarées organisations syndica-les les plus représentatives : C.G.T., C.G.T.F.O. et C.F.T.C. (J.O. 9/4/48). PRIX. - La liberté des prix est rendue en Algérie au matériel radio-électrique (J.O. Algérien du 16/3/48). CONCOURS DE MODELES RE-DUITS TELECOMMANDES, — Nous avons récemment annoncé, dans cos pages, qu'un concours de modètes répages, qu'un concoura de monosts re-duits d'avions et de bateaux a été organisé par Minisvatt, avec la parti-cipation de l'Aéro-Club de France et du Modèle Yacht-Club de Paris. Comme on le sait, les épreuves auront Heu le 9 et 19 23 mai,

A la liste des prix octroyés par
Miniwatt, Il convient d'ajouter un prix
spècial, d'un montant de 6.000 francs,

BUDGET DE LA RADIO. — A ce offert par Toute la Radio, qui sera adget (more 1948) figurent 276 miltoes pour l'équipment de la radio dont la partie radiobéctrique acra jugée comme la mieux conque et réa-

Un jury spécial, composé de trois membres du R.E.F. et de deux ingé-nieurs de la Compagnio Cénérale des Tubes Electroniques sera chargé de décerner le peix de Toute la Hadio. PROMOTION G. MONIN A L'EXCO-LE CENTRALE DE T.S.F. — La ce-rémossée désormals traditionnelle du baptème de la promotion des déves ingénieurs a est lieu le 6 mars de-nier éans les tocaux de l'Ecoch. Le parrain deatt M. G. Monin, de-legué général du Syssicat National des Industries et Madiséretques », La marroine était Mile Monlaue charmante vedette de la Radio. Après les allocutions d'usage par le directeur. M. E. Pelret, le parrain, et M. L. Chrétien, directeur des Etudes, st, L. Chresten, director des atmos, out lieu une agréable partie de mu-sic-hall avec le concours de Jean No-hain et de sa troup?, Après quoi, les ébves dansèrent toute la nuit.

PREQUENCES ETALONNEES. Obs rvatoire d'Abinger (Surrey, Gran-de-Bretagne). Ondes étalonnées de 2 MHz émises avec 350 W de 10 h. 58

å 11 h. 30.

ENSEIGNEMENT. - A l'Ecolo nationale supérieure des Télécommunica-tions, ouverture d'un concours d'en-trée du 31 mai au 2 sein 1948. NORMALISATION. — Mise à l'en-quête publique par l'A.F.N.O.R., jus-qu'au 31/5/48 des projets de normes des pièces détachées de radio no 98:1 à 98:13, ainsi que de la norme 118 pour spécification des émetteurs, éta-bils par le S.N.I.R. et l'U.T.E.

Normalisation des condensates riables de 490 pF par le S.N.I.R. (fé vrier 1948). Normalisation des tableaux d'étanormalisation des Enbreux d'eta-lennage des bloes d'accord à 3 gam-nts et 4 gammes, cès dérnières avec condensateur fractionné de 130 + 30 pF (S.N.LR., février 1945).

CONFERENCES INTERNATIONA LES, — Comité consultatif interna-tional des Radiocommunications (C.C.I.R.), Stockholm, juillet 1948. Commission électrotechnique inter-nationale (C.E.L.), Londres, 5-10 tulihet 1946 Comité international spécial de la protection radiotiectrique (C.I.S.P.R.) (Antiparasites), Stockholm, 11-16 co-

SALON DE LA PIECE DETA-CHEE 1949. - Du 11 au 18 février 1949, A Paris.

PRIX. — Liberté rendue aux prix des travaux de montag: exécutés a l'attachement on en règle (Arrète ne 19.411 du 17/2/48). APPRENTISSAGE, — Demande d'exenération pour les versements faits au titre de la tax' d'apprentissage, à adresser au Contrôleur des contribu-

tions directes.

LICENCE D'IMPORTATION.
Sont dispensés de licence d'importation les produits tels que tub s' de U.S.F., matières premières, métaux non ferreux, alliagus et autres, no donnant lieu à aucun régionnent fi-nancir (Jo. du 13/2/48). RADIO-CLUB DE FRANCE.

Conférence annuelle le samedi 29 mai Contevence annucie le asmedi 29 mai a 15 heurts, amphithéatre Richeleu, à la Sorbonne, Prendront la parole MM, Barthélemy, m mbre de l'institut ; Giveiet, Magny, Lorach, Thoures, Piraux, Prèsentation d'organs Abrotroniques, Participation aux frais 50 fruncs (pour les membres, 25 fr.). Inscription au siège. 21, rue des Jeunaurs. Paris 2c

EXPORT-IMPORT

→ L'accord commercial franco-aut
chien a été renouvelé le 10/11/47. ≵ Des matériels radioèlectriques pro sionnels pruvent être importés au

y L'accord commercial france-dancis in 17/10/47 prévoit l'importation au Danemark de matériel français de ra-No. (20 millions de frança)

★ Une licence est exigée pour l'im-portation en Colombie des postes de radio et pièces détachées. ★ Le programme des importations fiançaises en Egypte n'a pas encore été totalement exécuté.

UN SALON All MOIS DE SEDTEMBRE 2

Au monsent de mettre sous presse, nous apprenous qu'un arrêté du mi-nistère du Commerce et de l'Indus-trie vient d'autoristre la tessue du Saloin ammel de la Radio nu mosts de septémbre prochain. septembre prochain.
Cette autorisation n été accordée au Syndicat National des Industries Radiodizertiques. Celui-ce réserve co-pondant sa décision et fera connuitre ne temps utiles "Il sciend bénéficie de cette autorisation, suivant les conjunctures économiques du moment conjunctures économiques du moment. la situation générale de l'industrie

Fant-il seahaiter le retour à cette tradities d'avant-guerre? N'oublions pas que la Foire de Paris a pris la place du Salon d'automne et semble s'accoultier agest bles de ses femations

-

500 Pr.

330 Fr.

200 Pe

449 Fr

42 Fr.

350 Fr.

165 Fr.

550 Kr.

140 Fr

120 Fr.

EXTRAIT DE CATALOGUE

L'ELECTRICITE DE L'AUTOMOBILE, par M. Dery

LA LANFE RADIO, par M. Adam, édition 1948

EMETTEURS DE PETITE PUISSANCE SUR ONDES eggs Fr. EMETTEURS DE PETITE PUISSANCE SUR ONDES COURTES, par Ciquet ANNUAIRE ELECTRO INDICATEUR DU SANS-FILISTE, par R. Domine HASES DE TEMPS, par Puelde L'ART DE LA SOUDURE A L'ETAIN (Consella techniques illustrés) THEORIE ET PRATIQUE DES IMPULSIONS, par Aschen et DEPANNAGE PRATIQUE DES POSTES RECEPTEURS RA-DIO, par G. Mousseron SONORISATION, par R. Besson (on trois volumes) AMPLIFICATEURS B.F., par Bertillot et Mailly THEORIE ET PRATIQUE DE LA TELEVISION, par Aschen PRATIQUE ET THEORIE DE LA T.S.F., par P. Berché

LE RADAR, théorie et réalisations, par E.-G. Schneider .

MESURES RADIOTECHNIQUES, par Fromy
Liss UNITES ET LEUR EMPLOI EN RADIO, par A. Perrette MEMENTO TUNGSHAM. — Tome I et II riunia 385 Fr. 450 Pr. 165 Fr. INGENIEUR ET TECHNICIEN (Revue), le numéro) 65 Fr. SCIENCE ET VIE. numéro hors-série Badio Badar Télévision

LA LIBRAIRIE RESTE OUVERTE LE SAMEDI SANS INTERRUPTION de 9 h. à 18 h. 30

FRAIS DE PORT : France 10 % (minimum 15 francs) Etranger 20 % (minimum 30 francs)

FOIRE DE PARIS - Stand Nº 1209

5. RUE MAZET - PARIS VI* - C. C. P. 5401-56

168

DE L'EL SCIDICITÉ ALA RADIO

LES MEILLEURS LIVRES DE RADIO



DE L'ELECTRICITE À LA RADIO, par J.-E. Lavigne. — Un cours complet destiné à la formation des radiotechniciens. Le tome pre-mier est consacré aux notions générales et nentaires d'électricité.

12 pages, format 13-21 100 fr.

E L'ELECTRICITE A LA RADIO, par J.-E. Laviene. — Tome deux, notiona générales de 152 pages, format 13-21 200 fr.

MANUEL TECHNIQUE DE LA RADIO, par E. Alsberg, H. Gilloux et R. Soreau. — Toute la radio en formules, abaques, tableaux 248 pages, format 11,5-17,5 200 fr. MELIORATION ET MODERNISATION DES BECEPTEURS, par E. Alaberg. 100 pages, format 13-18 75 fr.

LES GENERATEURS B.F., par F. Hass. — Principes, modèles industriels, réalisation et étalonnage de types variés. 64 pages. format 13-21 199 fr.



ETHODE DYNAMIQUE DE DEPANNAGE ET DE MISE AU POINT, pas E. Aisberg et A. et G. Nissen. — Toutes les mesures des récepteurs, relevés des courbes et leurs ap-plications.

120 pages, format 13-21, avec de-pliant hors texte en couleurs.. 150 fr. A MODULATION DE FREQUENCE, par E. Alaberg. — Théorie et applications de ce nou-veau procédé d'émission et de réception. 164 pages, format 13-21 120 fr.

ORMULES ET VALEURS, par M. Jamain. — Tableau mural en couleurs résumant for-mules, abaques, valeurs et codes techniques. Format 50-65 A RADIO !... MAIS C'EST TRES SIMPLE !,

par E. Aisberg. — Le meilleur ouvrage d'ini-tiation à la portée de tous. 125 pages, format 18-23 190 fr. .. 200 fr.

BEPANNAGE PROFESSIONNEL RADIO, par E. Aisberg. — Toutes les méthodes modernes e dépannage y compris le « signal-tracing ». Nouvelle édition corrigée. 88 pages, format 13-21 100 fr.

LA GUERRE AUX PARASITES, par L. Sa-voursis. — Etude de la propagation des pa-rasites. Lutte contre ces derniers. Etat actuel LA RADIO? de la législation.

72 pages, format 16-24 160 fr. RESISTANCES, CONDENSATEURS, INDUC-TANCES, TRANSFORMATEURS, Aide-Me-moire du Dépanneur, par W. Sorokine. —

MAJORATION DE 10 0/0
POUR FRAIS D'ENVOI
AVEC UN MINIMUM DE 15 FRANCS sur demande, envoi contre rembograemes

LES BOBINAGES RADIO, par H. Gilloux. — Calcul, réalisation et vérification des bobé-nages H.F. et M.F. Nouvelle édition complé-

128 pages, format 13-18 150 fr. SCHEMAS DE RADIORECEPTEURS, par L. Gaudillat. — Schemas de récepteurs alterna-tifs et universels avec valeurs de tous les

Fascicule premier (32 p. 21-27), 120 fr-SCHEMAS D'AMPLIFICATEURS B.F., DAY B. Besson. — Album contenant toutes instruc-tions pour réalisation, installation et dépan-nage de 18 ampl. B.F. de pick-up, micro, cinéma : 2 à 120 W.

ma ; 2 & 120 W. 72 pages, format 21-27 150 fr. DICTIONNAIRE RADIOTECHNIQUE AN-GLAIS-FRANÇAIS, par L. Gaudillat. — Traduction de 4.000 termes de radio, télé-

84 pages, format 14-18 120 fr. LA PRATIQUE RADIOELECTRIQUE, par An-dré Clair. — L'étude d'une maquette de rè-cepteur. Première partie : la conception. 96 pages, format 16-24 120 fr.

onde partie : la réalisation. 100 pages, format 16-24 120 fr. LES ANTENNES DE RECEPTION, par J. Carmas. — Un récepteur ne peut pas être meilleur que son antenne. Ce livre explique comment l'on peut obtenir le résultat opti-

m de chaque type d'antenne.

64 pages, format 13-21 75 fr. SCHEMATHEQUE 40. — Documentation tech-nique de 142 schémas de récepteurs commer-ciaux à l'usage des dépanneurs. 168 pages, format 17-22 200 fr.

PASCICULES SUPPLEMENTAIRES DE LA SCHEMATHEQUE, — Ces brochures, actuelle-ment au nombre de 22, complètent la docu-

entation précédente. Chacune contient de à 30 schémas. Chaque fascicule de 32 pages .. 60 fr. Chaque fascicus us a page (Chaque fascicus un controleur universei à 28 sensibilités et d'un modèle junior à 15 fr.

sensibilités. LES LAMPEMETRES, par F. Hass et M. Ja-main. — Etude théorique et pratique et réa-lisation des principaux appareils. 64 pages, format 13-18 75 fr.

MANUEL PRATIQUE DE MISE AU POINT ET D'ALIGNEMENT, par U. Zelbstein. — Contrôle mécanique et électrique, alignement, méthodes pour obtenir le rendement opti-

240 pages, format 14-18 300 fr.



LEXIQUE OFFICIEL DES LAMPES RADIO, par L. Gaudillat. — Sous une forme pratique et condensée, toutes les caractéristiques de service, les culottages et équivalences des 120 fr.

realisation. vérification, emplot i 96 pages, format 16-24 200 fr.

S, rue Jacob, Paris (6*) (Chèques postaux : Paris 1164-34. — Fele phone : ODEon 13-65.)

LES APPLICATIONS DE L'ELECTRONIQUE, par V. Malvesin. — Applications industrielles des tubes électroniques et des cellules photo-200 pages, format 13-21 200 fr. SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIC





RINCIPES DE L'OSCILLOGRAPHE CATHO-DIQUE, par R. Aschen et R. Gendry, — Composition du tube cathodique, balayage, synchronisation, dispositifs auxiliaires, miss-en route et régiages, interprétation des ima-ges, applications à la modulation de fré-

88 pages, format 13-21 130 fr.

100 PANNES, par W. Serokine. diagnostic et remèdes de 161 cas pratiques, 144 pages, format 13-18 156 fr.

CARACTERISTIQUES OFFICIELLES DES LANFES RADIO. — Albums format 11-37 de 12 p. sous couverture donnant caracterist. détaillées et toutes les courbes. .1. — Tubes curopéens standard.. 126 fr. 2. — Tubes américains cetal ... 126 fr.

LES VOLTMETRES A LAMPES, par F. Hans,
— Principes du fonctionnement, analyse des appareils industriels, montage d'un voltmêtre de laboratoire et d'un voltmêtre de service, 48 pages, format 13-18

GUIDE PRATIQUE DE L'AUDITEUR RADIO, par U. Zelbstein, densins de Polmay. — Choix, installation, réginge et entretien du poste. 48 pages, format 13-21 68 fr.

ALIGNEMENT DES RECEPTEURS, par W. 48 pages, format 13-21 15 fr.

TOUTES LES LAMPES, par M. Jamain. — Tableau mural en couleurs avec culottage de toutes les lampes de réception 50 fr.

A A A NOUVEAUTÉS . . .

PRATIQUE DE L'AMPLIFICATION ET DE LA DISTRIBUTION DU SON, par R. de Schepper. — Toute la technique de la sono-risation à la portée de tous. 303 ffg. 15 ta-320 pages, format 16-24 456 fr. MATHEMATIQUES POUR TECHNICIENS, par E. Aisberg. — Arithmetique et algebre. Nombreux exercices. problèmes et abbitions

LABORATOIRE RADIO, par F. Haas. — Com-ment équiper un labo de mesures. 200 fig. 180 pages, format 14-22,5 306 fr. METHODES MODERNES DE RADIONAVIGA-TION, par A. Dries. — 43 schimas et figures. 64 pages, format 13-21 100 fr.





PETITES La ligne de 44 signes ou espaces : 110 francs (de-ANNONCES mandes d'emploi : 40 francs payrables Devides) pour les 3 premières lignes payrables Dravance. Ajouter 50 fr. pour domiciliation

à la Revue.

J.H. 25 ans, ayant suivi études p. corresp. cherche place monteur-dépanneur, Ecrire Revue no 175.

Ingén, sér, réf. BF cinéma etc. cherche emploi ing.-conseil, pour études et recherches. Ecrire Revue no 176.

Ecrire Revue no 176.

Câbleur metteur au point, bonnes connais.
techn., cherche place. Ecrire Coupard, 45, rue

des Cansillas, Aifortville (Seine).

Artisan constructeur, 12 années pratique, cherche emploi stable dans labo ou maitrise fabrication, Eerire Revue no 177.

Ingén. 30 ans, ayant référ, industrielles, cherch, représentation région parisienne, prendrait trav. d'édudes à son laboratoire person, ou consacrerait matinées à maison sérieuse radio, amplis ou télévision. Ecrire A. Koenigheit, 25, bd St-Marcel, Paris-5.

• OFFRES D'EMPLOIS •

Centre perfectionnement professionnel, cherche mossiteurs radio-télégraphistes ayant gie expér. trafic maritime, Situat, stable, bien remun. Appartement, cantine, coopérative, pr Midi et région pariséemen. Extric en ind, réf. à Publicité Rapy (Service 37), 69, rue de l'Université, Paris-79.

Représentants demandés pour certaines régions encore libres. Ecrire : Soral, 4, cité Griset, Paris.

Constructeur Nospteur 4, 5 et 6 lampes, cherc, revendeurs Paris-province. Eerire : Radio-Rayma, 42, rue Fondary, Paris-15°.

AGENT TECHNIQUE RADIO-TELEVISION Bonnes connaissances circuits spéciaux, télevision et impulsions, Familiarisé emploi oscil-vision et impulsions, Familiarisé emploi oscil-

Spécialisé technique du vide et électronique. Se présenter 10, place des États-Unis, Montrouge (Seine).

• TRAVAUX A FAÇON •

Artisan monteur dépanneur qualifié, cherche travaux avec ou sans régiage ou dépan. à dom. pour particuliers ou magasins. Ecrire : Jacot. 35, rue Plat, Paris-29.

Jeuns technicien spée, B.F. cherche cablage

amplis et postes ou dépan. à domicile, Ecr. : Caron, 84, rue de Douai, Lille (Nord).

on, 84, rue de Douai, Lille (Nord).

Cause trop grande pulssance pour mon emploi, je vends ou change, ampli 100 à 120 watts. He de la lange, contre P. 60 la Jugis. Eerire : Radio-Binnzy, à Bizary (8.-60-L).

A vendre, ampli de 40 W, avec tourne-disque et P.U., le tout sous coffret, avec ou sans st.P., parfait état de

The state of the s

Matériel neuf garanti. Exp. rapide province. Remise aux prof. Catalogue NE12 gratuit. Radio Toucour, 6, rue Bleue, Paris-9e,

Vends ampili batterie 25 W HP Philips 25 w, Thomson 20 W, Melodium ch. compres, Miero Melodium, T.D. Marconi, Ectire Revue ro 180. Vends transfes alimentation culvre primaire

Venda transfos alimentation cuivre primaire 110 à 250 volts, secondaire 6,3-5 et 375 volts 90 milli, circuit magnétique 90 x 90, Prix : 1.000 fr. Livraison à lettre lue. Les Bobinàges Electriques, 7, rue de Cléry, Paris. Recherche UCL 11, Ecrire Grinda Boul, Rampal, & Marseille (B.-du-R.-).

A Vendra neuf, oscillographe SI C « C.L.T. s-globerateur ILF. 41 C. Ectire Revue n. 183.
Commutative fabric. U.S.A. excel, etst. prunari, courant continu en atternatif, 110 v. a. neuf, etst. prunari, courant continu en atternatif, 110 v. a. neufer. Paris-10, 06, naub. Podasson-nitre. Paris-10, 06, naub. Podasson-nitre. Paris-10, 110 v. super-contribieur. Chauvin tyre 24, paristil état. Ectire Revue p. 182.

type 21, parfait état. Eerire Revue nº 182.

Recherche 2 70L7 GT — 2 12SA7, échange rais contre 1LN5, Eerire Cadéron T.S.F. L. Faouet (Morbiban).

Vends ampli audition publique, prise P.U. micro, graveur; cellule push 6L6; 2 préampli H.P. 24 cm. Prix : 9.000 fr. Eurire Revue no 183.

Vends HP 28 cm 12 W ex. PE 1/75-5Y35-GLs-DG 7/1, contr. 13K Guerpil. cad. gince 3 g. Faire offre à Mariette C. Frileuse, Blois (L.-et-Ch.).

(L.-et-Ch.).

Cherche 2 machines à hobiner : 1º fil rangé,
2º nid d'abellie ou machine combinée. Errire
Revue Nº 184.

Vends ismpsmitre Guergilion — Contrôleur
universei — Multimàtre 2 d'al Guergilion-Universei — Multimàtre 2 d'al Guergilion-Universei — Multimàtre 2 d'al Guergilion-Universei — Multimàtre 3 d'al Guergilion-Universei — Multimàtre 3 de 19 de 19

A vendre H.P. somorisation, avec pavillons, bas prix. Dobigeon, Radio à St-Sthaatien-sur-Loire (Loire-Inf.), Tél. 167-72 à Nantes.

MICROFILM. — Tous les documents, revues, livres, manuscrits, destins, etc., dont vous disposer, peuvent étre rapidement reproduits à possiours exemplaires sur microfilms et agrandassements. Microfilmes, 117, bool. Richard-Lanour, Paris-17c. ROQ. 50-83. Nous offrons gratuitement à tous les lecteurs de TOUTE LA RADIO, le service de nos calabeques périodiques d'ourrages d'un regue la large de la reguer périodiques d'ourrages d'un regue à la larges périodiques d'ourrages d'un regue à la larges périodiques d'ourrages d'un regue à la larges périodiques d'ourrages à la larges périodiques d'ourrages à la larges à la larges périodiques d'ourrages à la larges à la large à la larges à la larges à la large à

a Chaux-de-Fonds (Suisse).

Constructeurs, dépanneurs, modernisez votre autre de dotant d'un générateur B.F. Demandez la documentation concernant notre modèle D. 4.412, simple, précis et à la portée de tous A.R.E.A., Lannopax (Gers).

Faites realiser vos maquettes dans un labo moderne, ingénieur ESE spécial, télév, études et réalis, tous app. mes., ampl., récept, radio et tétévision. Ecrire revue nº-188.

• FONDS DE COMMERCE •

A vendre, fonds radio, 20--arr, Artiler, id-Prix : 425,000 fr, Facilité de palement. Bette Revue no 178. Côde rait, prg. Radio-étect, lustr. Sud-Guest, log. ball, aff. exception. Ecrire Revue no 170. Côde à S. Kanghasil rets bon fends radio étect. exct. Philips Marconl, etc. Ecrire Pabre-Radio, à Frèjus (Vari).

SURVOLTEURS-DÉVOLTEURS

A tas deposes of le part can tampe sendo en extremento del viu. In production d'un rist extremento del viu. In production d'un rist extremento quanti indiquentità et al presidente que la fidente que la file d'apparent de la presidente de la constante del presidente del viu. In production de la constante particulariement ribustes, ginc a province faut solicità par la constante de la receite instantantement compte de toutes la viu. Le modela e join apparquir porre la ricorda de la constantante del propurso d'un violente de la considera del production de la richie den manifestament del primanento del richie des manifestament del viu del 100 de 1.100 de 1.200 de la richie des manifestament del viu 1.00 de 1.200 de 1.2

AVEZ-VOUS LU LES NUMÉROS D'AVRIL ET DE MAI de

CONSTRUCTEUR & DÉPANNEUR

REVUE PRATIQUE DE DE RADIO ET DE TÉLÉVISION





Cheligia finalisto Comportie de dicipilion evec plans de dicipilion, per dicipilion, de dicipilion, de dicipilion, apparella de dicipilion, apparella de dicipilion, de dicipilion de dicipilion, de dicipilion de dicipilion, de dicipilion

Prix du numéro : 40 fr. Par poste : 45 fr. Abonnement d'un an (10 numéros) : France : 350 fr. Etranger : 450 fr.

RADIO CONSTRUCTEUR ET DÉPANNEUR

n'est pas mis en vente chez les marchands de journaux. On ne le trouvera que dans les librairies techniques et dans certains magasins de radio. Mais le seul moyen de s'en assurer le service régulier est de SOUSCRIRE

UN ABONNEMENT

BULLETIN D'ABONNEMENT

SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO

-, rac vacco, rans-vr	
Nom	
Adresse	W. S
Adresse	

Abonnement à partir du N°____du mois

Règlement (350 fr. pour la France et les Colonies; 450 fr. pour l'étranger) est effectué par : • mandat-lettre ci-joint • mandat-poste • virement posta au compte chèques postaux 1164-34 (Sté des Editions Radio)





POSTES 5. 6 et 8 lampes **FIFCTROPHONES**

1.80

8 lampes 8 watts 2 HP

Notre combiné

LECO

175. rue de Flandre. PARIS-19° - Nord 27-02 et 27-03 FOIRF DE PARIS - Grand Polois - Stand 640

PHRI PARY

GAGNEUX 31. RUE PLANCHAT. PARIS-20° - Tél.: ROQ. 42-54

MATER : BUTENVAL AT BACKOLET

Vente en gros exclusivemen

Demandez la liste de nos Agents régionaux

R. BEAUZÉE constructeur 45, Rue Guy-Mocquet Téléph.: POMPADOUR 07-73



CHAMPIGNY-SUR-MARNE RADIOÉLECTRIQUES CONSTRUCTIONS

NOM

ROUCHONS ----INTERMÉDIAIRES SELES DEFILTRAGE TRANSFOS DE MODULATION

TRANSFOS



PURE RARY -I-A NUNES - 20

Nous publierons dans nos prochains numéros : ★ La réalisation d'un adaptateur U.H.F. pouvant servir à recevoir la

▲ Une étude pratique des antennes pour ondes ultra-courtes.

* Une série d'articles consacrés à la réalisation d'amplificateurs hasse fréquence de qualité, depuis l'amplificateur de salon (8 W) jusqu'à l'amplificateur « public-adress » (50 W),

★ L'étude d'un nouveau procédé d'enregistrement et de reproduction magnétique du son.

★ Des réalisations pratiques concernant les domaines suivants :Appareils de mesure Télévision Récepteurs de luxe et récepteurs mixtes batteries, secteur. ★ Enfin de substantiels comptes rendus critiques de la presse étran-

POUR ETRE SUR DE NE PAS MANQUER CETTE DOCUMENTATION

UTILE ET INTERESSANTE, VOUS AVEZ INTERET A SOUSCRIRE EN ABONNEMENT COMME L'ONT DEJA FAIT PLUS DE DIX MILLE DE VOS COLLEGUES.

BULLETIN D'ABONNEMENT à TOUTE LA RADIO

(Lettres d'imprimerie S. V. P. 1)

ADRESSE

souscrit un abonnement de 1 AN (10 numéros) à servir à partir du Nº (ou du mois de

au prix 625 francs (Etranger : 700 fr.)

MODE DE RÉGLEMENT (biffer les mentions inédites) :

. Contre REMBOURSEMENT (montant majoré de frais versé au facteur livrant lo premier numéro) • MANDAT ci-joint • CHÉQUE bancaire barré ci-joint . VIREMENT POSTAL de ce jour au C. Ch. P. Paris 1164-34 (Société des Editions Radio. º. rue Jacob, Paris-6º)





15, rue de Milan - PARIS (91) - Tél.: TRI. 17-60 11-13, r. Songieu, VILLEURBANNE - Tél.: VIL 89-90



EN ALGÉRIE VOUS TROUVEREZ.

TOUTES PIÈCES DÉTACHÉES RADIO

pour Émission et Réception (Natonal, Dyna, Radiohm, Diéla, Artex, etc.)

(Natonal, Dyna, Radiohm, Diéla, Artex, etc.)

APPAREILS DE MESURES "MÉTRIX"

QUARTZ TOUTES FRÉQUENCES "L.P.E."
RÉCEPTEUR ERBO mixte : secteur et accu 6 V.

Z RADIO-ÉLECTRIC René ROUJAS

13, Rue Rovigo, ALGER - Tél. : 382-92

RADIO-MARINO

POSTES - AMPLIS - MATÉRIEL
TOUT POUR LE RADIOTECHNICIEN

GROS - DÉTAIL

EXPEDITIONS RAPIDES CONTRE REMBOURSEMENT
MÉTROPOLE ET COLONIES

14, RUE BEAUGRENELLE
PARIS-XV*

VAUGIRARD 16-65





POTRE DE PARIS, Grand Palais, Galerie C. Stand 257

CONSTRUCTEURS - REVENDEURS - DÉPANNEURS

DYNATRA

41, R. des Bois, PARIS-19° - Tél.: NORD 32-48

SES SPÉCIALITÉS RÉPUTÉES



LAMPEMÈTRES ANALYSEURS

- TYPES 206 Superlabo nouveau modèle
 TYPES 205 avec contrôleur universel et capacimètre à
 - lecture directe.

 TYPES 205 bis.



TRANSFOS D'ALIMENTATION

de 65 à 200 millis

SURVOLTEURS DÉVOLTEURS

1-2-3-5 et 10 AMPÈRES

HAUTS-PARLEURS A EXCITATION

ET A A I M A N T PERMANENT



17 cm 21 cm 24 cm 28 cm

AMPLIS VALISEAMPLIFICATEURS
9 watts 15 - 20 et 35 watts

Expédition rapide, Métropole, Colonies et Étranger FOIRE DE PARIS - Gd Palais - Galerie N, 1^{er} étage - Stand N° 1119



- AMPLIFICATEURS 10 à 50 watts pour Sonorisations et Cinémas
- PRÉAMPLIS mélangeurs 4 et 8 micros
- Valises Electrophones

SECTRAD

167, Av. Gal Michel-Bizot - PARIS-XIIº - Tél. DID. 62-37 POUR L'ALGÉRIE

M. PIOUEMAL - 4. Rue Monge. ALGER



CHASSIS-COFFRET pour amplis

tôle givrée noire

CHASSIS-NUS

pour Radio standard et sur plans

R. GER 31, Rue des Maronites



COURS DU JOUR, DU SOIR OU PAR CORRESPONDANCE Demandez le Guide des Carrières gratuit



POUR DEPANNAGE REGLAGE ETUDE DE POSTE ET BORINAGES

EMET

SIMULTANEMENT 3 PORTEUSES FTALONNERS FT MODULEES.

ASSURF

DANS IF TRAVAIL RAPIDITE ET ECONOMIE SECURITE ET REGULARITE

Notice détaillée sur demande

LABORATOIRE INDUSTRIEL D'ELECTRICITE 41, RUE EMILE-ZOLA, MONTREUIL MINE AVR. 39-20



FOIRE DE PARIS - Section Radio - Grand Palais

FOIRE DE PARIS - Grand Palais - Stand 601

yous offre DEUX TYPES de RÉCEPTEURS EXCEPTIONNELS



Qualité Esthétique

Technique

MONOPOLE

Société des Établ. MONOPOLE 22. avenue Valvein - MONTREUIL (Seine)

Téléphone: AVRon 08-98 et 99





PIÈCES DÉTACHÉES

pour applications de la technique électronique aux appareils de

SURDITÉ

- Ecouteur magnétique ultra-miniature, logeable dans l'oteille grande impédance, règlable, poids: 8 grammes.
- Micro cristal à haut rendement.

Consultez le Spécialiste :

RADIO-REX 80. Rue Damrémont - PARIS-18*



ANTENNES ANTIPARASITES

a t d

TÉLÉVISION

réalisées et installées

M. PORTENSEIGNE, 80, BOULEVARD SÉRURIER
BOTZARIS 71-74 PARIS (XIX*)



17. RUE FRANCOEUR · PA MON. 61-19 et 02-93



Man en poste de luxe ? Un seul modèle ne peut répondre à tous les goûts.
Martial Le Franc, incontestable spécialiste your offre

que, moderne.

Ces ébénisteries d'art métamorphosent les excellents châssis radio Martial Le Franc en " meubles qui chantent"

ME LAISSEZ PAS PRENDRE PAR UN AUTRE VOTRE PLACE DANS LE RESEAU DES REVENDEURS



LEOTIRON la lampe de qualité



FILM ET RADIO

FOIRE DE PARIS - PORTE DE VERSAILLES - CINÉMA Terrasse C - Hall 56 - Stand 5611 LE PICK-UP A RÉLUCTANCE VARIABLE



dernier né de la technique américaine





47, RUE DU CHEMIN VERT PARIS-XIP ROQ.20-46



G, RUE GÎT-LE-CŒUR PARIS 6: Tel: 00E.02-88 FOIRE DE PARIS - Grand Palais - Stand 642



CORDES RÉSISTANTES RÉSISTANCES POUR APPAREILS DE MESURE

BARINGOLZ 103, Boulevard Lefebyre - PARIS (15"

RADIO-ÉLECTRIQUES



G.V., 13, RUE DU D'-POTAIN, PARIS-19° - BOT. 26-02



Condensateurs au Mica

Procédés "Micargent"
TYPES SPÉCIAUX SOUS STÉATITE



André SERF

PARIS-10⁴ Nor. 10-1

1407. TO-

PUBL MET ME





PRINCEPS S.A. ISSY-LES-MOULINEAUX







SORALEC 93 B° BEAUMARCHAIS PARIS 3

BIENTOT DU MATÉRIEL AMERICAIN POUR NOS ANCIENS CLIENTS

Sensationnel!

"ELMOPHONE"

LE TOURNE-DISQUES

• SANS FIL •

Fonctionnant A DISTANCE avec tous les types de récepteurs

MÊME SANS PRISE PICK-UP

COMBINÉ AVEC MICRO

Revendeurs, demandez notice et prix

S.N.A.C., 152, Champs-Elysées, PARIS

TOUT LE MATÉRIEL RADIO

la Construction et le Dépannage ELECTROLYTIQUES — BRAS PICK-UP TRANSFOS - H. P. - CADRANS - C. V POTENTIOMÈTRES — CHASSIS, etc... POTENTI MATIBUL ELECTRIQUE

HISTE DES PRIX FRANCO SUR DEMANDE


RADIO-VOLTAIRE 55, Avenue Ledru-Rollin - PARIS (XI*)

Téléphone : ROQ. 98-64



Branche

ETS YEDOYELLI, ROUSSEA

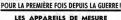

General Radio (

Allen B. du Mont PASSAIC - NEW JERSEY WESTON ELEC. INST. CORP.

NEWARK - NEW JERSEY - USA HICKOK

NEW YORK - USA

SERONT EXPOSÉS A LA FOIRE DE PARIS Stand 202 - Galerie D - Grand Palais par leur Agent Général les

50. RUE DU FAUBOURG



AG. PUBLÉDITEC DOMENACH

NOYAUX MAGNÉTIQU

TOUTES FRÉQUENCES



Votre client a mis sa confiance en

RADIO-CITY

...il ne sera pas décu avec les NOUVEAUX MODÈLES que nous présentons à la FOIRE DE PARIS

Grand Palais - Grande Nef - Stand 662

AVIA LUXE, AVIA 48, RECORD 48, C A D E T,	6	lampes	alt.	4	gammes
AVIA 48,	6	-	-	3	-
RECORD 48,	9	-	-	4	-
CADET,	4	2 -	-	3	-

En morte saison... comme en saison...



VENDEZ RADIO-CITY Documentation sur demande

37 bis, rue de Montreuil

PARIS-XI

Téléphone , DID. 73-40 et 41 PUBL RAPY __

CONVERTISSEURS Rotatifs de 10 à 100 watts

Nos appareils ont été spécialement ruits pour une

longue durée sans entretien.

L'appareil est entièrement blindé, et muni d'un dispositif antiparasites qui donne d'excellents résultats même en O.T.C.

Nos différents modèles sont livrés soit nus, soit en coffrets, blindés avec filtrage. LIVRAISON

RAPIDE REVENDEURS

demandez la documentation T.R.L. 12 aux Etablissements

SKOR



MODÈLE POUR ÉMISSION OU AMPLI



119, rue Brancion PARIS-XV° - Tél.: VAU. 39-77 Publidictes I



SECO

LIVRAISON St ELECTRO-CHIMIOUE DES CONDENSATEURS IIIII I, RUE EDGAR POË • PARIS (199)

REVENDEURS !

RADIO J. B.

vous présente sa gamme complète de postes. étudiée par des spécialistes, et ses

RÉCEPTEURS TÉLÉVISION DISPONIBLES

DEMANDEZ-NOUS NOTRE DOCUMENTATION

"RADIO J. B." "POSTES PARFAITS"

J. BOURGE St-Maurice par St-Chéron Téléph. 2 (Seine-et-Oise)



LABORATOIRE DE PIEZO ELECTRICITÉ, 17 bis, r. Rivay, LEVALLOIS (Seine)

Apent Général pour l'ALGÉRIE : LABORATOIRE RADIO-ELECTRIC, 13, Rue Rovigo, ALGÉR

RADIOMOBILE

"Le poste voiture de France"
PRÉSENTE A LA FOIRE DE PARIS

SES NOUVEAUX MODÈLES D'AUTORADIO
Qualité encore en hausse • Prix en baisse

S. N. A. C., 152, Champs-Elysées, PARIS Stand 648 - Grand Palais - Nef principale

TRANSFORMATEURS ET SELFS



MAURICE BARDON

TÉL. MONCEY 22-48

REPRÉSENTANTS: AURIOL : 8 Ceurs Lafayatta LYON
CRAPEZ : 61 Boulevard Canata . TOULO

15-30-40-60-80 W

CRAPEZ, 61 BOULEVARD CARDES, TOULOUSE
BISHATH 15 Pisca sha Fisla. STRASGORD
BISTRIBUTEURS EXCUSIFS, ELECTRO ADDIO-SORD, 12 Jan de Nak har. SLAO
AGENT POUR LA SIMM
E. MANÇAIS - 15, Rue du Faubourg Montmartre — PARIS (9*)

BOBINAGES



Secolid I responsabilité limités su Capital de 500.000 fracci

22. RUE DE LA QUINTINIE, PARIS-15*


TÉL : LECourbe 82-04

BOBINAGES RADIOÉLECTRIQUES AMATEUR & PROFESSIONNEL

BOBINAGES M. F. MINIATURE

COFFRETS MÉTALLIQUES ET CHASSIS POUR POSTES PORTATIFS

APY ____

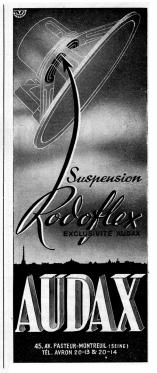

DOLLD VOTE MUSICALITÉ



BLOC CONTRE REACTION 4 POSITIONS

POUR VOTRE SÉCURITÉ



INDICATEUR VISUEL DE SÉCURITÉ

DOCUMENTATION SUR DEMANDE RADIOLABOR 11, RUE GONNET - PARIS-XIO PIRI. RAPY PER



MEUBLE

TOURNE DISQUES CHANGEUR DE DISQUES

TIROIR-TABLE TOURNE DISQUES

COMBINÉ RADIO-PHONO

KREMLIN-BICETRE (Seine) Téléphone : ITA, 14-98 PURL RAPY

Devenez Clients de

5. Rue Mayran - PARIS (9°) Téléph. TRUd. 64-05

en consultant son

CATALOGUE DE PIÈCES DÉTACHÉES

ENVOYÉ FRANCO SUR DEMANDE comprenant notamment

Ses SPÉCIALITÉS RÉPUTÉES ÉBÉNISTERIES et CONDENSATEURS

(MOYEN ET GRAND MODÈLES)

EN STOCK : TOUTES LES LAMPES RADIO pour la construction et le dépannage.

DIR PARY



100, Soulevard Voltaire, ASNIÈRES (Seine) Telénhane: GRÉsillons 24-60 à 62

PPAREILS DE MESURE VOLTMETRES A LAMPES

VOLTMÈTRES ÉLECTRONIQUES **FRÉQUENCEMÈTRES** OSCILLOGRAPHES

MODULATEURS DE FRÉQUENCE

MATÉRIEL PROFESSIONNEL ÉMISSION - RÉCEPTION CONTROL FURS DE GAMMES

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE





- FERROFIX

18. Rue de Saisset, MONTROUGE - Tél. ALÉsia 00-76 BLOCS ROTACTEURS 4. 5. 6 GAMMES TRANSFOS M. F. TOUTES STRUCTURES

Condensatours bles & air

sur stéatite

FILTRES D'ANTENNE BLINDES. RÉJECTEURS. CIRCUITS





1. Boulevard de Belleville - PARIS-XI® reprennent leurs fabrications de jeux de transformateurs pour amplificateurs

Alimentation, liaison, entrée et sortie selfs de filtrage.

Amplificateurs complets de toutes puissances.

FABRICATION SOIGNÉE ET DE HAUTE OUALITE

RADIO ELECTRÍCIEMS DU SUD-OUESTI ENTRALISEZ DIJE CAFFADELLIZ. TFI :227-75





"REXOR"

au GRAPHITE avec et sans interrupteur

DOUBLE avec commande unique ou individuelle

BOBINÉS, 5, 8, 30 et 40 watts

Modèles spéciaux pour matériel professionnel

GIRESS 9, Rue Gaston Paymal - CLICHY (Seine) Téléphone : PÉR. 47-40



votre résidence, vous pouvez devenir :

MONTEUR - DÉPANNEUR RADIOTECHNICIEN SOUS-INGÉNIEUR INGÉNIEUR-RADIO

en suivant par correspondance les cours de L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTATION GRATUITS

21. Rue de Constantine - PARIS (VIIº)



FOIRE DE PARIS, Grand Palais, Stand 616





MONOLAMPE T. C. (617 + valve) BI-LAMPE

BOUTONS - BOUTONS FLÈCHES SUPPORTS pour T.S.F.

FICHES MALES pour cordons d'alimentation

4. Rue Henri-Feulard, PARIS (10°)

Tel. | BOTzaris 51-62 FUEL RAPY

DÉTECTORIOC DE MESURES DE PRÉCISION HITTEONIOC oscillosioc









CRÉATEUR DES BLOCS ÉTALONNÉS

POUR APPAREILS

DE MESURES

Spécifier néanmoins le type d'appareil qui vous intéresse

LABORATOIRE INDUSTRIEL RADIOELECTRIQUE RUE LOUIS-LE-GRAND, PARIS (2') - TELEPHONE : OPERA 37-15





ELASTO, S.A.R.L

(Service A)

FTARIISSEMENTS ANTONG 72. Bd. Henri Rivière - HANOI (Tonkin)

Tout ce qui concerne la RADIO-ÉLECTRICITÉ Service technique dirigé par M. Marcel GY

Désire entrer en relation avec producteurs français et étrangers pour récepteurs, pièces détachées, lampes, ouvrages techniques, etc... concernant la Radio-Flectricité

FAIRE OFFRES A L'ADRESSE CI-DESSUS

AVIS AUX COMMERCANTS ET INDUSTRIELS

Pour mieux vendre et faire connaître vos marques en

INDOCHINE

CONFIET VOS ANNONCES A

RALLIEMENT-PUBLICITÉ

72, Boul, Henri Rivière à HANOI (Tonkin) Téléphone: 847





PUBL RAPY 34, R. de FLANDRE PARIS - NORD 79-6

PRODUCTION 1948 acoine

LAMPEMETRE modèle 361

ANALYSEUR de sortie 750

WATTMÊTRE de sortie mod. 455



CONTROLEUR UNIVERSEL 475

PENTEMETRE modèle 305



Dans sa nouvelle usine ultramoderne où tout a été concu en vue d'une production et d'un

rendement rationnels...



prévoit pour l'année en cours un accroissement régulier de sa production en grande série d'appareils de houte précision et d'une qualité

Des milliers de références internationales apportent d'avance la

meilleure garantie

MÉTRIX



GÉNÉRATEUR UNIVERSEL 9300



VOLTMETRE à lampe 740



COMPAGNIE GÉNÉRALEDE MÉTROLOGIE

15. AVENUE DE CHAMBÉRY ANNECY (H -- Say.) IÉLÉPHONE 8.61

AGENT POUR LA R. MANÇAIS 15, Fbg MONTMARTRE PARIS (91) TEL . PRO. 79 00

AG. PUBLÉDITEC DOMENACH

