

Plan de Copenhague

REYUE MENSUELLE DE TECHNIQUE EXPLIQUÉE ET APPLIQUÉE PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE E. AISBERG

Sommaire


- * Télévision, par E. A.
- Distance optimum d'observation en télévision,
 par van Spankeren et Calvelc.
 Les antennes de télévision.
- Réalisation d'un modulateur de fréquence professionnel, par F. Haas.
- par F. Haas.

 * Radiotélégraphie à modulation de fréquence,
- par G. Matte.

 * Radionavigation mondiale.
- ★ Analyse d'un récepteur industriel, par A. V. J. Martin.
 ★ Récepteur économique 3 + 1.
- ★ Intercommunication totale, par G. Montagné
- * Enseignement de la radio, par Radionyme.
- * Revue de la presse étrangère.



N° 131 - DÉCEMBRE 1948

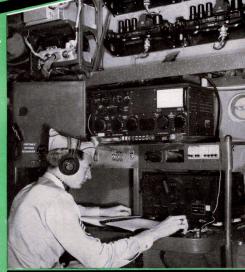

SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO, 9 Rue Jacob_PARIS_(VIS

PRODUCTION 1948 acchue:

LAMPEMÈTRE modèle 361



PENTEMETRE modèle 305





Dans sa nouvelle usine ultramoderne où tout a été conçu en vue d'une production et d'un rendement rationnels...



ANALYSEUR de sortie 750

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE MÉTROLOGIE

GÉNÉRATEUR UNIVERSEL 9300



a assuré pour l'année en cours un accroissement régulier de sa production en grande série d'appareils de haute



WATTMÊTRE de sortie mod. 455

précision et d'une qualité Des milliers de références internationales apportent d'avance la

meilleure garantie aux futurs acheteurs d'appareils





COMPAGNIE GÉNÉRALEDE MÉTROLOGIE

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 2.000.000 DE FRS CHEMIN DE LA CROIX-ROUGE (SEYNOD) ANNECY (H *-Sav.) TÉLÉPHONE 8.61



AGENT POUR PARIS SEINE ET S.-ET-OISE R. MANCAIS 15. Fbg MONTMARIRE PARIS (9-) TEL . PRO. 79 00

MOI, POUR LES TUBES SPÉCIAUX JE M'ADRESSE AUSSI A PHILIPS MINIWATT...



...CAR PHILIPS A TOUS LES TUBES SPÉCIAUX

Quel que soit le geare de tube que vous désirez, demandez-le à Philips. Commandez en même temps vos tubes courants et une seule livraison vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Votre travail ést simplifié, la satisfaction de vos clients est assurfé :

- voilà bien du service Philips.
- Redresseurs
 Régulateurs d'intensité
- Stabilisateurs de tension Thermo-Couples
- Spéciaux O.C. et O.T.C.
 Amplificateurs toutes puissances
- Cathodiques pour mesures e
- Thyratrons et Cellules photo-



TUBES

50, AV. MONTAIGNE PARIS - 8*

ELVINGER





Les postes coloniaux de grande performance

construits par les Etablissements GAILLARD bénéficient des MEILLEURES RÉFÉRENCES MONDIALES



SUPER O.C.

BATTERIE ET SECTEUR

GAMMES D'ONDES

O.C. 1 9 - 18 NOTICE SPÉCIALE SUR DEMANDE

AUTRES FABRICATIONS :

RÉCEPTEURS DE 5 A 8 TUBES dont la réputation n'est plus à faire CATALOGUE GÉNÉRAL FRANCO

5. Rue Charles-Lecoco - PARIS-XV. TELE

Spécialistes depuis 1933 dans le "POSTE COLONIAL"



296, RUE LECOURBE · PARIS 159-VAU. 18-66

v



Caractéristiques :

VOLTMÈTRE CONTINU

de 1,5 à 750 Volts - 13.300 Ohms par Volt de 750 à 1.500 Volts - 1.333 Ohms par Volt

VOLTMÈTRE ALTERNATIF

MILLIAMPÈREMÈTRE – AMPÈREMÈTRE

CONTINU – ALTERNATIF

de 750 PA à 7.5 A

OHMMÈTRE de 1 Ohm à 5 Mégohms CAPACIMÈTRE de 500 pf à 5 f

F. GUERPILLON & Cie

64, avenue Aristide-Briand, MONTROUGE (Seine)

MULTIMÈTRE 419

Dichophones

LEM

Service of Accompany of Ac

MONOPOLE

vous offre TROIS TYPES

de RÉCEPTEURS EXCEPTIONNELS



Qualité

Esthétique

Technique

Société des Établ. MONOPOLE

22. avenue Valvein - MONTREUIL (Seine)

Téléphone : AVRon 08-98 et 99 Représentants qualifiés demandés pour régions disponible

Publ. RAPY

MONOPOLE



phone: GREsillons 24-60 a 62

PAREILS DE MESU

VOLTMETRES A LAMPES COLIMETRES ELECTRONIQUES FREQUENCEMETRES

OSCILLOGRAPHES MODULATEURS DE ERÉCUENCE

MATERIEL PROFESSIONNEL

FMISSION - RECEPTION CONTROLEURS DE GAMMES

SOCIETE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE







ECLAIRAGE - RADIO

TYPES RECEPTION POUR RANG-DIFFUSION - TYPES RECEPTION POUR MATERIEL PROFESSIONNEL TURES A RATORS CATRONOMES - TYPES EMISSION POUR APPLICATIONS COURANTS TYPES EMISSION POUR APPLICATIONS SPECIALES - TYPES SPECIAUX

PAS DE HAUSSE !..

Non pas de hausse sur



l'Ensemble

SUPER-GY

UNE ÉBENISTERIE noyer verni au tampon de 60 im de large, 39 cm de haut et 34 cm de profondeur, équipée d'un baffle avec tissu, carton arrière et fond.

UN CHASSIS en tôle d'acier prévu pour 8 lampes. UN C, V, de crande marque, et

UN C. V. de grande marque, et
UN DÉMULTIPLICATEUR gyroscopique équipé d'une glace abgative
imprimée en 3 couleurs de 485x125 mm.

DISPONIBLE TOUT DE SUITE PREX TRÈS INTÉRESSANT

DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION GÉNÉRALE

E MATÉRIEL RADIOPHONIQUE 7, Rue des Tanneries – BOURG (Ain)

Cáble : Matéradio-Bourg





eteur d'intérieur à piles sèches. Transformables en adjonction d'une botte d'alimentation spécialement conçue.

LES "FARMER" récepte
Postes secteur par simple
LE "MARINIER-SELE
mulairice



MOTEURS TOURNE-DISQUES Type suisse M 2 - Type américain Ax. I CHANGEURS DE DISQUES

ÉTUDIÉE ET RÉALISÉE DANS NOS ATELIERS D'ÉBÉNISTERIE

ÉQUIPÉE AVEC .

- . TOURNE-DISQUES M. 2 ou M. 3 Type suisse à régulateur de vitesse.
- TOURNE-DISQUES Ax. I à entraînement sur le bord du plateau. Nouveau Bras de P. U. - Haute Fidélité.
- . MODÈLES SPÉCIAUX SUR DEMANDE EN SÉRIE

NOTICE SUR DEMANDE

19. RUE MALTE-BRUN - PARIS xx - Tel. ROQ. 52-50











A. GAGNEUX

31, Rue Planchat, PARIS-20° - Tél. : ROQ. 42-54

Grand choix de modèles

MEUBLES RADIOPHONOS

(LIVRÉS AVEC OU SANS ENCADREMENT)

s'équipent avec tous les cadrans standard

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE



PUBL RAPY

CENTRAL-RADIO

35, RUE DE ROME, PARIS - TÉL : LAB. 12-00 et 01

PRESENTE

SES NOUVEAUX MODÈLES sur racks Radio-Contrôle de Lyon

(Concessionnaire exclusif pour Paris et la Seine)
Servicemen, Générateur Master, Oscillographe, Polytest, etc.

SES ENSEMBLES PIÈCES DÉTACHÉE Détectrice à réaction ECO3, toutes ondes

Détectrice à réaction ECO3, toutes ondes Chassis 5 lampes T.C., 6 lampes ou 9 lampes alternatifs, avec schémas et plans de câblage

SES RÉALISATIONS INÉDITES Oscillographe R.C. - Téléviseur XPR 1 et XPR 3 SES DIVERSES NOUVEAUTÉS

Micro Piézoélectrique C-401 – Aiguilles inusables (agathe ou saphir) – Quartz bandes amateur pour O.C.

Catalogue sur demande contre envoi de 25 fr. en timbres

GROS - DEMI-GROS - DET

Ouvert tous les jours sauf Dimanche et Lundi matin

....







La TECHNIQUE

La série "tous courants"

MINIATURE RIMLOCK-DARIO est livrable dès maintenant

- UCH 41 Triode hexode, changeur de fréquence
- UF 41 Penthode HF à pente variable
- UAF 41 Diode penthode HF à pente variable
 - UL 41 Penthode de puissance UY 41 - Redresseur monoplaque 220 V. max.
 - UY 42 Redresseur monoplaque 110 V. max. Ces tubes permettent de fabriquer des récenteurs
 - de faible encombrement, donc économiques.



Excellent fonctionnement sur O. C.

Faible consommation d'énergie

 Montage parfaitement rigide Guidage automatique et blocage dans le support.

> Dario livre également à lettre lue : les tubes de réception "Série Rouge" les tubes spéciaux de télévision

> > Demandez notre documentation provisoire

LA RADIOTECHNIQUE 9, AVENUE MATIGNON, PARIS

Pour réaliser tous les montages

décrits dans cette Revue actuellement et dans le passé

> DEMANDEZ UN DEVIS DÉTAILLÉ DE MATÉRIEL en joignant 10 fr. en timbres

SIÈGE ET SERVICE PROVINCE 19, rue Claude-Bernard, Paris-V* GOB. 47-69 C. Ch. P. 1532-67

SUCCURSALE : 6. rue Beaugrenelle, Paris-XV° TÉLÉPHONE : VAU. 58-30

'est mieux...

et moins cher

LA LIBRAIRIE DE LA RADIO

présente dans

Un volume de 300 pages, 337 figures.

CUD LA

de Marc SEIGNETTE + Innénieur du Génie Maritime

UN HOMME **UNE ŒUVRE** UNE VIE

Principaux sujets traités CHAPITER CHAPITER V La T.S.F. at la Marine of futilities radio toward industrial CHAPITES I CHAPITRE VI d'accord spéciaus mateur en 157 interne des ampli CHAPITRE III ome du filhage. A CHAPITRE IV portes et lampes solides insteurs à déviation, nces négatives en T. S. F m des hampenques es Barsons. Es an Relevision CHAPITRE X CHAPITRE V

LIBRAIRIE DE LA RADIO, 101, rue Réaumur, PARIS (2'

CHAPITRE XI o et redispre









Tubes à rayons cathodiques de 22 et 31 ½ à écran blanc et à déviation électromagnétique.

Tubes à grande pente pour amplificateurs à large bande passante.

Diode détectrice à très faible capacité d'entrée.

Triode à gaz pour base de temps.

Penthode de puissance pour base de temps.

Redresseuse haute tension à fort débit. Redresseuses très haute tension (7000 volts).

Autres febrications : Tubes de réception normalisé lubes "RIMICOK". Tubes spéciaux pour O. C. et O. T. Ceffules photoléteriques. Electrométreriode. Stabilisateur de tension. Thermo-couples. Tubes relois. Ampules di codran. Condensateurs relois. Ampules de codran. Condensateurs ajustables à air Peur Continuteurs, Professionales,

CIEGLEDES TUBES ELECTRONIQUES 82, RUE MANIN PARIS 191 BOT 31-19-31-25

ENFIN !...

...oui enfin vous allez avoir un élément de SUPÉRIORITÉ

avec le SUPERLA

5 LAMPES ALTERNATIF équipé avec un dynamique de 21 cm

Dimensions 280x210x440

SUPERLA 67, Quai de Yalmy

Téléphone : NORD 40-48 — Métro République

PUBL RAPY

T. D. ____



DEMANDEZ NOTICE



REVUE MENSUELLE DE TECHNIQUE EXPLIQUÉE ET APPLIQUÉE

E. AISBERG

15° ANNÉE

PRIX DU NUMÉRO 90 Fr. A B O N N E M E N T D'UN A N

• ANCIENS NUMEROS • On peut encore obtenir les mocans numéros à partir du nº 101, le reactuson du nº 103 épuisé. Le prix per nº, part compost, est de 100 full le 102. So fr. Nº 104 à 108. 55 fr. Nº 104 à 108. 55 fr. Nº 109 à 110. 60 fr.

Collection

NOTRE COUVERTURE

représente la cabine radio du nouveau modèle "Consolidated" de la superiorteresse B 36. Elle ne contient que les appareils de télécommunications. L'équipement de radionavigation est installé

TOUTE LA RADIO
a le droit exclusif de la reproduction
on France des articles de
RADIO ELECTRONICS

Tous droits de reproduction réservés pour tous pays Cepanghi by Editions Radio, Paris 1948. RÉGIE EXCLUSIVE DE LA PUBLICITÉ

M. Paul RODET
PUBLICITÉ RAPY

143. Avenue Emile-Zola, PARIS-XVe
Téléphone : \$50ur 37-52

SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO ABONNEMENTS ET VENTE. 9, Rue Jacob - PARIS. VIII

ODĚ. 13-65 -CCP, Parla 1164-34

RÉDACTION :

42, Rue Jacob - PARIS-VI*

UT. 43-43 et 43-44

TÉLÉVISION

TOUJOURS dynamique après plus d'un quart de siècle d'existence, la Société des Radioélectriciens vient d'acquérir un nouveau titre de gloire en craanisant d'une façon impeccable le congrès de la rélévision de Paris.

Cette réunion des spécialistes venus des quatre points cardinaux a donné lieu à un fécond échange des vues. Les rapports et les discussions qui les ont suivis ont été utillement complétés par des visites techniques ayant permis de comparer et d'apprécier divers ditopasités de télévision présentés en fonctionnement.

La Compagnie des Compteurs nous a ainsi montré le télécinéma à 1.029 lignes, la réception sur grand écran (environ 7 m²) des émissions de la Tour et plusieurs appareils de mesure ingénieux créés spécialement pour la télévision. La Thomson-Houston a présenté son équipement vidéo à 729 lignes ainsi que l'appareillage du câble hertzien qui transmettra bientôt sur 1.000 MHz (30 cm). à un émetteur qui sera érigé à Lille, la modulation venant des studios de la rue Cognec-Jay à Paris, Radio-Industrie a présenté, dans le cadre très 1900, du premier étage de la Tour Eiffel, son système à 819 lignes avec transmission sur 1,300 MHz. Un système de télévision en relief, de la même maison, a été montré au Centre de Télévision. Une liaison sur 61,75 MHz a permis à Philips de transmettre des prises de vues directes et du télécinéma sur 567 lignes en présentant notamment son appareil à projection sur un écran de 33×44 cm. De plus, nous avons pu voir l'émetteur de la Tour installé par L.M.T. et les cars de téléreportage de Sadir (455 lignes) et de Radio Industrie (819 lignes).

C'est dire quel tableau d'ensemble des activités de notre industrie dans le demanne de la télévision a été ainsi of-fret aux yeux des congressites, Nos visiteurs étrangers n'ont pas caché leur admiration devant les résultats acquis par les chercheurs français. Observateurs compétents et objectiff, is satiment que la télévision en France a une grande puissance potentielle.

Si les Pouvoirs Publics le comprennent et accordent à la Télévision les crédits nécessaires pour l'établissement des émetleurs et leur exploitation rationnelle, l'avance acquise pourra être maintenue. Sinon...

D EFINITION MOYENNE (450 à 650 lignes) ou haute définition (plus de 800 (Ignes) ? Tel était le problème qui, dans une certaine mesure, dominait les conversations des couloirs plus encore que les discussions des séances.

Les démonstrations expérimentales n'apportaient aucun élément décisif dans la discussion, tant étaient variables les divers facteurs des transmissions. La seule constatation qui s'imposait, c'est que tous les équipements présentés avaient atteint sensiblement le même degré de perfection. Et cela prouve que la question du nombre de lianes est loin d'être le facteur déterminant de la qualité de l'image. Ce qui compte au moins autant, c'est la régularité de l'entrelaçage, la bonne synchronisation, l'absence de trainage et des déformations, la reproduction des demi-teintes, la pente de la brillance (« gamma »), etc.,

Cepandant, la question da la définition est êtrà épineuse. Elle nagage gravement l'avenir. On peut, de nos jours, recevoir les émissions de radio à l'aide d'un appareil datant d'il y a 40 ans et équipé d'un détecteur électrolytique. Mais on ne pourra par recevoir une mission sur 1029 lignes avec un télévissur prévu pour 455 lignes. C'est là le noue du problème.

III y a un an, la Radiodiffusion Française a pris l'engagement de maintenir jusqu'au I" janvier 1958 les normes actuelles des émissions (455 lignes). Elle vient de décider que simultanément auront lieu des émissions sur 819 lignes. De plus, un « pull » sous l'égide de l'Etat prendra à sa charge l'exploitation de la télévision.

A-t-on bien choisi le standard des émissions à haute définition ? Doit-on adopter un standard mondial ? Autant de questions passionnantes et auxquelles nous ne saurions répondre sans susciter des discussions passionnées... E.A.

Plus que jamais, le problème de la définition des images de télévision est d'actualité. D'Apres polémiques s'élèvent au sujet du choix des standards nationaux et peut-être même internationaux entre les partisans de la « moyenne » et de la « haute définition ». L'éditorial de ce numéro s'en fait écho. Nous pensons apporter dans la discussion un élément de valeur en publicant ici la traduction d'une étude insérée dans le numéro d'octobre 1948 de notre excellent confrère argentin Revista Telegrafica,

fondé il y a trente-sept ano control par notre ami Domingo Arbo. sent d'abord très clairement le problème en montrant que le choix du nombre de lignes dépend de deux facteurs essentiels : le pou-voir séparateur de l'oil et la distance à laquelle les téléspectateurs tes (ou, plus exactement, l'angle contemplent les images reproduisolide ayant l'image pour base et l'œil pour sommet ou, ce qui revient au même, le rapport de la distance image-wil à la hauteur de

Pimage) Le pouvoir séparateur de Poil a déjà fait l'objet de plusieurs tra-vauz auxquels les auteurs se ré-férent. Mais la question de la dis-tance optimum n'a jamais été traitée avec le soin qu'elle mérite. aux auteurs qui ont réalisé une série d'expériences avec le concours de cent-vingt-cinq personnes et qui, des données statistiques ainsi recueillies, ont su tirer des conclusions pleines d'enseignement. On peut ne pas se rallier entièrement à ces conclusions. On ne saurait nier l'importance de la contribution que l'étude ci-dessous télévision.

Relation entre le pouvoir séparateur, le nombre de lignes et la distance d'observation

Dans la figure 1 est représentée en a une image de télévision telle qu'elle est formée sur l'écran d'un récepteur par des lignes horizontales (ou presque) et parallèles d'exploration. Cette trame de lignes limite le pouvoir de résolution qu'est apte à donner un système de télévision

Il faut noter que le nombre d'éléments d'image distincts qui peut être reproduit dans le sens vertical n'est pas égal au nombre de lignes, mais lui est d'environ 30 0/0 inférieur en raison de phénomènes précédemment étudiés (1). De plus, le nombre de lignes inscrites dans le cadre de l'image n'est pas le nombre total des lignes du sys-

A QUELLE DISTANCE

FAUT-IL REGARDER UN

d'arc.

tème, mais seulement le nombre des lignes actives, du fait qu'une partie de lignes (lignes inactives) est parcourue durant le retour d'image (ou de la trame, dans le cas de l'entrelacé) et ne participe donc pas à l'exploration de l'image.

En résumé, le nombre de lignes réellement utilisées n, est

$$n_s = k_{iB}$$
 (1)
où n est le nombre total des lignes du
système et k_i le « coefficient de retour
vertical» (soit le rapport du temps
d'exploration réelle de l'image à la du-
rée totale de sa transmission, y com-
pris le retour du spot à son point de
dénart).

Le nombre d'éléments d'image s. transmis dans le sens vertical est $n_* = k_1 n_* = k_2 k_1 n$

où ke est le coefficient d'utilisation verticale indiquant justement le rapport du nombre d'éléments distincts pouvant être reproduits dans le sens vertical au nombre de lignes actives.

On peut, en général, tabler sur les valeurs :

 $k_1 = 0.92 : k_2 = 0.75 \text{ d'où } k_1 k_2 = 0.69.$ Ainsi comme nous l'avons dit plus haut, le nombre d'éléments n, est bien inférieur de 30 0/0 environ au nombre total de lignes n.

La figure 1 nous permettra de définir dans quelle conditions les lignes d'exploration cessent d'être visibles en tant que surfaces séparées. Cela se produit lorsque leur distance angulaire est inférieure à la valeur As du pouvoir séparateur de l'œil (le plus petit angle entre deux rayons visuels percevant séparément deux points voisins d'une image).

Soit Ah la distance entre les axes de deux lignes successives, h, la hauteur totale du cadre de l'image, I sa distance de l'œil de l'observateur. On trouve aisément que

$$\Delta h = \frac{h}{n_s}$$
(3)
En substituant ci-dessus la valeur de

n, tirée de l'expression (1), on obtient

 $\Delta h = I \Delta a$ La substitution de cette dernière valeur dans (4) donne


$$n = \frac{h}{k_1 l \Delta a}$$
(6)

ou bien si l'on exprime As en minutes

$$n = \frac{1}{0.00029 \text{ C } k_1 \Delta a}$$
où C = I/h, c'est-à-dire le rapport de la

distance d'observation à la hauteur de l'image. Certains auteurs préfèrent considérer l'angle du champ visuel dans le sens vertical désigné a dans la figure 2. Dans ce cas, il est facile de déduire de cette dernière figure que
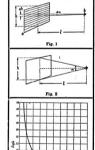
$$C = -\frac{1}{2} \text{ ctg } -\frac{a}{2}$$
(8)
La figure 3 offre un moven graphi-



10

ÉCRAN DE TÉLEVISION?

Etude expérimentale d'un facteur essentiel intervenant dans le choix d'un standard de télévision

que de déterminer la valeur de a en fonction de C selon l'expression (8).

fonction de C selon l'expression (8). En revenant à l'égalité (7), nous constatons que le nombre de lignes est fixé par deux grandeurs le pouvoir séparateur de l'œll et la distance de l'image à laquelle on se place. La prel'image à laquelle on se place. La pred'iudes. Par contre, il n'existe guère de données précises concernant la distance à laquelle les observateurs prefèrent se placer.

férent se placer.

Nous passerons donc brièvement en revue les travaux tendant à déterminer la valeur la plus probable de Aguant à celle de C, nous ferons part des expériences que nous avons effectuées en yue de la déterminer.

Pouvoir séparateur de l'œil

En 1933, Engstrom procéda à une série d'expériences (2) tendant à déterminer le pouvoir séparateur de l'œil dans les conditions correspondant à l'observation d'une image de télévi-

sion. En premier lieu, cet auteur confirme l'opinion générale selon laquelle, pour des images simples, immobiles et bien écalirées, ce povoir séparateur est de l'experience d

 a) La trame cesse d'être perceptible quand l'angle visuel entre les axes de deux lignes voisines devient égal ou inférieur à deux minutes;

b) La définition devient égale à celle de l'image « originale » (film sans trame), quand la distance de l'observation augmente de 50 % par rapport à celle où, comme ci-dessus, la trame cesse d'être perceptible. L'angle visuel des deux lignes voisines devient alors 2:1,5 = 1,33 minute.

Le rapport 1,33/2 = 0,96 entre les celle de deux lignes voisines devient alors 2:1,5 = 1,33 minute.


angles dans les cois b et a est sensibiement le même que celui qui existe entre le nombre d'éléments distincts dans le sens vertical et le nombre des lignes actives. Ainsi les résultats expérimentaux de Ekstrom viennent corroborer les anticipations théoriques de Wheeler et Loughreen.


Des études de Ekstrom, il convient

surtout de retenir que, dans les conditions normales de mouvement et de brillance des images de téiévision, la définition est de l'ordre de 1,3 à 1,4 minute. Les lignes n'apparaissent séparément que lorsque l'angle visuel entre deux lignes voisines dépasse 2 minutes. La première valeur correspond à la distance idéale d'observation; la seconde, à la distance minimum.

Goldmark et Dyer arrivent à des valeurs semblables en considérant que le pouvoir séparateur est compris entre 1,3 et 1,5 minute.

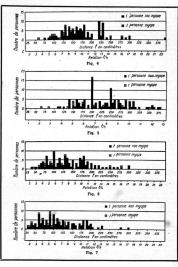Dans notre étude, nous adopterons donc la valeur de 1,1 misute comme angle visuel entre deux lignes voisines. La distance correspondante remplit ce que Ekstrom définit comme conditions optima où l'image reproduite offre les mêmes détails que l'original sans que le pouvoir séparateur de l'oul soit supérieur au détail de l'image.



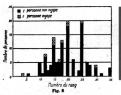

Distance optimum

Lorsque nous observons un spectacle qui se déroule dans un cafre limité, comme c'est le cas dans une représentation thétrais, une publication, nous cherones à nous placer ni top loin, pour ne pas perdre des détails, ni trop perès, puisque dans ce dernier cas nous serons obligés de remuer constamment la tiez pour pla, à la façon dont, d'instinct, on choisit les mellieures places au cinémi.

En vue de chiffrer d'une manière concrète les considérations ci-dessus, nous avons réalisé des expériences et relevé des statistiques portant sur 125 personnes. Les expériences consistaient à placer chaque sujet devant l'image d'essai en la priant d'occuper l'emplacement qu'elle jugeait le plus commode pour observer l'image sans interruption pendant un laps de temps considérable. Par ailleurs, chaque sujet a été interrogé pour savoir quel rang il occupait de préférence dans les salles de cinéma et pour connaître l'état de sa vue (normale, myopie corrigée ou non). Les sujets comptaient 43 femmes et 82 hommes; leur âge moyen était de 27 ans.

Comme images d'essai, nous avons utilisé : 1. Projections cinématographiques par

- transparence, 18 × 24 cm. Cela correspond à des images de télévision pour vision directe obtenues avec un tube cathodique de 30 cm de diamètre. 2. Projections cinématographiques par transparence, 20 × 40 cm. Cela corres-
- 2. Projections cinématographiques par transparence, 30 × 40 cm. Cela correspond à des images de télévision obtenues avec un récepteur du type à projection.
- 3. Photographie en blanc et noir, 17 × 22 cm. Le sujet est un paysage dans lequel les points d'intérêt sont répartis sur toute la surface.
- Photographie en blanc et noir, 17 × 22 cm. Le sujet est un récepteur de radio. Par conséquent, ici l'intérêt est concentré dans une partie limitée de la surface.

Dans tous les cas, l'éclairement de l'image était supérieur à la bril-lance moyenne des récepteurs de télévision, pour tenir compte des progrès possibles de la technique dans ce sens. Blen enten au conté sur l'objectif permettait de compenser les changements de format en maintenant constant le flux limineux.


Les images 1 et 2 permettaient de déterminer l'influence de la grandeur de l'image sur le choix de la distance. Quant aux photographies, elles devaient montrer si les images fixes

étaient considérées d'une façon très différente des images moblies. De plus, il était intéressant de voir dans quelle mesure une liniage avec un « point d'intérêt » (phot 4) central sollicitait les spectateurs à s'approcher davantage. Les résultats des observations sont consignés dans les figures 4 à 8. Dans les figures 4 à 7 (correspondant respectivement aux images 1 à 4 c-l'éssus celle des distances. Chaque sibuclies celle des distances. Chaque sibuclies cell des distances. Chaque sibuclies celle des distances. Chaque sibuclies est surmontée d'une colonne dont la hauteur est proportionnelle au nombre tance. Dans ces colonnes, un carré correspond à une personne. El la vue de la personne est normals, le carré est la personne est normals, le carré est carrés sont marqués de crott. Ainsi, par exemple, dans la figure 4 (chiena, par exemple, dans la figure 4 (chiena, 12 X44 zm.), une personne préfète se

70, six à 150 (dont un myope), etc...

Pour donner à ces graphiques un caractère plus général et faciliter des comparaisons instructives, nous les avons pourus d'une deuxième échelle horizontale donnant les valeurs correspondantes du rapport C = 1/h.

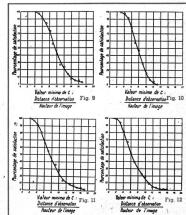En ce qui concerne les salles de cinéma, le graphique de la figure 8, analogue aux précédents, mais où l'axe horizontal représente les numéros des rangs, montre que les spectateurs pré-



fèrent les rangs compris entre le 12° et le 25°.

Partant des données des figures 4 à 7, nous avons put racer les courbes 47, nous avons put racer les courbes des figures 9 à 12 qui expriment les courbes des figures 9 à 12 qui expriment les coup pius explicite. Dans ces courbes, l'exe horizontal constitue toujours nous linous le ceut en l'expression de la constitue toujours nous linous le ceut fin. pour chaque abaciese donnée, nous avons marquie un point d'ordonnée égal au nombre de personnes préférant is distance onje-figures.

Comme le nombre de lignes d'un système de télévision est inversement proportionnel au rapport C (en vertu de fégalité 7), les courbes des figures 8 à 12 représentent donc le nombre de terminé de lignes ou un nombre Intérieur. En d'autres termes, ces courbes indiquent le nombre de pérsonnes qui se considéreront comme satisfaites auce un sombre déterminé de lignes, en ne se piaçant pas à une distance inférieure conécuent pes davantage de lignes.

Conclusions

L'examen des résultats permet de constater que les images immobiles 3 et 4 sont observées de plus près que les images mobiles 1 et 2. C'est ce qui explique l'opinion de certains auteurs affirmant que l'angle optimum de vision serait de 45° (soit C = 1,2). La raison en est probablement le fait qu'on tend à examiner successivement les diverses parties d'une image immobile, pulsqu'on dispose à cette fin de tout le temps voulu. On est donc tenté de s'approcher davantage pour voir ces parties de plus près. En fait, on se trouve alors dans le cas de s sous-images ». l'ensemble se partaeant en plusieurs fractions de format inférieur. Le phénomène est encore plus prononcé dans le cas où le sujet même de l'image offic une surface de concentration d'intérêt, comme c'est le cas de la photographie 4. Là, l'observateur est tenté de s'approcher aussi près que lui permet l'accommodation de

Revenons au cas des Images mobiles qui est déterminant dans le domaine de la télévision. Il résuite des courbes représentées dans les figures 9 et 10 que, si l'image est observée à une distance égale ou supérieure à 8 fois sa hauteur, elle donne satisfaction à 77 fe des personses soumises en contre de la comme de la comme de la comdes personnes dans le cas de l'image 30 ×40 cm.

En posant C=5 et $\Delta a=1,6$ minute, la formule (7) nous donne n=535 lignes (la figure 13 donne la solution graphique de l'égalité 7). Un système de télévision assurant une telle définition, pour une distance correspondant



E - Bistance d'observation | Basteur de l'image

Fig. 13

à C = 5, et avec l'image d'essai 3, donnera antisfaction à 81 % de personnes, et à 65 % avec l'image 4. Cela importe peu, car la télévision opère surtout avec des images mobiles, et on ne saurait aller assez loin dans le sens de l'augmentation du nombre de lignes lorsque les spectateurs éprouvent la tentation de s'approcher de l'écrar pour examiner les moindres détails.

Le fait easentiel est que, dans le cas d'un système à 355 lignes, un signe normal écarté de l'écran de 5 fois la hauteur de l'image ne trouvera pas de différence entre l'image reproduite et l'originale. La statistique prouve qu'ainsi transmise, l'image donnera satisfaction à plus de 90 % de téléspectateurs.

tion a pius de w % de telespectateurs. En réalité, il ne faut pas non plus kisser de côté le fait qu'un système de 500 lignes environ est parfaitement satisfaisant en tant que spectacle, puisqu'il donne sensiblement la même sensation qu'un film de cinéma normal de 35 millimètres.

> Gerardo E. VAN SPANKEREN et Jules P. CALVELC. (Traduit de l'espagnol par Jacques Garcin.)

BIBLIOGRAPHIE

Twigraftes, annie XXXIII, N. 294, p. 627, Julie 1945. — H.A. Whestir et A.V. Loughtest:

* The Ping Streeture of Twivision lingues b.

(2) E.W. Rogstrom : A Study of Twivision Image b.

(3) E.W. Rogstrom : A Study of Twivision Image Characteristics p. Pres. I.E.E., vol. 21, p. 1631, dec. 1839.

(3) P.C. Goldmark et J.N. Dye : 4 Quality in Twivision Printers b. Pres. I.E.E., vol. 28.

COMMENTAIRE

Les auteurs de l'étude ci-dessus n'ont tenu compte que des facteurs physiologiques et psychologiques. Mais d'autres considérations peuvent être également invoquées, et de la façon la plus légitions.

 Utilisation des salles de projection sur grand écran. — Il est hors de doute qu'à l'avenir les salles de spectacles

seront équipées de projecteurs de têlèvision pour grand écran. Or, avec une définition de l'ordre de 500 lignes et dans le cas d'un écran de 3 mètres de dans le cas d'un écran de 3 mètres de datante inérieure à 15 mètres (C = 5) auront des images de qualité insuffisante. Fautil sacrifier les premiers rangs? Ne vaut-il pas mieux augmenter le nombre de lignes?

2) Encombrement de l'éther. — Augmenter le nombre de lignes? Pourquoi pas? Mais in e faut pas oublier que la largeur des bandes latérales de modulation par le signal de vidéo-fré quence croît roproportionnellement au corré du nombre des lignes. Passer de 500 à 1,000 lignes, c'est quadrupler l'encombrement de l'éther.

On peut, d'ailleurs, prendre pour point de départ la largeur admissible de la modulation et calculer sur cette base le nombre optimum de lignes (1) en cherchant à obtenir la même définition dans les rens vertical et hori-

3) Problème économique. — Augmente la largeur des bandes de modulation, c'est non sculement rendre blem que la companie de la companie de

A combien évaluer l'accroissement du prix quand on passe de 500 à 1.000 ilgnes? 25 à 30 % disent les uns; 10 % disent les autres. Mais la fabrication en grande série peut bouleverser ces pronostics.

4) Portée plus faible. — Augmentes la largeur des bandes conduit aussi à utilliser des porteuses de fréquences de plus en plus élevées. On ne peut pas moduler convenablement une tension ordre de grandeur. Aussi est-on obligé forder du même ordre de grandeur. Aussi est-on obligé fordre du même autre qui est visione product de la contra del la contra de la contra del la contra del la contra de la contra de la contra del la

Mais la portée de ces ondes sera-t-elle suffisante? Leur emploi ne restreindrat-il pas davantage encore le faible rayon d'action de nos stations émettrices de télévision?...

trices de versales de la companya del companya del companya de la companya del companya del companya de la comp

⁽¹⁾ Voir, par exemple, R.D. Kell, A.V. Bed ford et G.L. Fredendall : « A Determination of optimum Number of Lines in a Television toutem ». R.C.A. Review. utilize 1940.

ANTENNES DE RÉCEPTION POUR TÉLÉVISION

La figure 1 montre le schéme d'une antenne demi-onde. X et 1 sont deux fils métalliques de même longueur et en prolongement l'un o l'autre. La longueur D est approximativement égale à la moitié de le longueur d'onde de l'émission à recevoir. Soit à cette longueur d'onde On prendra pratiquement A = B - $0.24 \lambda \text{ et } C = 0.025 \lambda$. Dans le cas de $\lambda = 6.5$ m, on aura

A = B + 1.56 m et C = 0.12 m. Lesdonnées optima sont indiquées par la pratique.

Les antennes convenant à l'émission française doivent être à brins verticaux, tandis que celles pour la réception des émissions américaines doivent être horizontales.

EMPLACEMENT ET DIRECTION

L'antenne devra être placée aussi haut que possible par rapport à la maison dans laquelle se trouve le récepteur (donc sur le toit) et, ce qui contredit la première condition, aussi près que possible du récepteur.

On pourra aussi placer l'antenne devant la fenêtre la plus proche s' l'appartement se trouve à un étage supérieur. Le câble de liaison F pourra, toutefois, avoir une longueur atteignant dix mètres sans inconvénient grave. L'antenne devra être dégagée. c'est-à-dire loin de tout obstacle pou-

vant produire une onde réfléchie. Le maximum de réception sera obtenu, dans le cas d'une antenne horizontale, si le plan vertical passant par l'antenne est perpendiculaire à la di-

rection de l'émetteur.

La figure 2 indique comment varie l'intensité de la réception suivant la direction de l'émetteur, X et Y sont les deux fils de l'antenne, les cercles C1 et C2 représentent l'intensité de réception.

On voit que cette dernière es' maximum si l'émetteur se trouve dans la direction F ou G. On voit auss' que l'atténuation est faible si cette direction se trouve dans l'un des angles de 60°, COA ou BOD, O étan: le centre de l'antenne.

Si une émission perturbatrice gène la réception, on peut l'atténuer ou l'éliminer en s'arrangeant pour que, grâce à l'orientation convenable de l'antenne, elle émane de K ou L.

DIPOLE AVEC REFLECTEUR

L'antenne demi-onde précédente

un fil long de 1/2 environ, dans le même plan horizontal et à une distance de \(\lambda/4\) environ, on obtient une antenne dipôle avec réflecteur qui assure un effet directif plus prononcé. La figure 3 montre la réalisation de cette antenne. La partie XY et la descente sont identiques à celles de la figure 1. Le réflecteur Z est constitué par un fil identique à celui des

brins X et Y. L'effet directionnel apparaît clairement sur le diagramme de la figure 4. On voit que le maximum de réception est obtenu lorsque l'émetteur se trouve dans la direction F, opposée au réflecteur Z. Dans un angle HOI de 80° environ, on peut recevoir l'émission, mais une intensité satisfaisante n'est obtenue que dans la

portion COA de 20° environ. La réception serait théoriquement nulle en dehors de l'angle aigu HOI (O = centre de la figure). Avec l'antenne à réflecteur on peut donc éliminer blen plus facilement des émissions gênantes. De plus, ce type d'antenne donne une intensité de réception de 5 db environ plus élevée que la même antenne sans réflecteur.

DESCENTE D'ANTENNE

La descente d'antenne (câble F des figures 1 et 3) peut être de l'un des types indiqués par la figure 5. En A est schématisé un câble coaxial réalisé de manière que son impédance caractéristique soit de l'ordre de 70 à 80 O. ce qui permet de l'adapter parfaitement aux antennes demi-onde

des figures 1 et 3. Ce câble comporte 3 gaînes : 1, gaine isolante de protection ; 2, gaine conductrice : 3, gaine isolante séparant le conducteur 2 du conducteur central que l'on reliera au brin

X tandis que la gaine 2 sera reliée à Y (ou inversement). Les deux autres extrémités du câ-

ble seront reliées au récepteur. En B est indiqué un câble se composant simplement de deux fils torsadés, genre lumière. Son impédance est aussi de l'ordre de 70 à 80 Ω. En C, enfin, nous schématisons un

cable à fils parallelles et inversés, fous les 15 à 20 cm, à l'aide d'une pla-quette isolante intercalaire. Cette l'apprende des correct datai noise seables a d'entière descente a une impédance is suise pourront être verticales sans incoavéest également appelée dipôle. Si l'on dernière descente a une impédance nient

place parallèlement à cette antenne | plus élevée, de l'ordre de 500 Ω. et convient moins bien aux antennes de télévision à moins d'effectuer une adaptation d'impédances à chacune de ses extrémités.

BRANCHEMENT DU CABLE AU RECEPTEUR

La plupart des récepteurs comportent un circuit oscillant secondaire connecté à l'entrée de l'amplificateur H.F. (grille ou cathode) et un primaire couplé très fortement à ce secondaire. La figure 6 représente le schéma corespondant.

Dans le cas du câble A (fig. 5), on reliera le fil central en X et la gaine conductrice en Y (masse).

Si l'on utilise un câble de descente en fil torsadé (type B, fig. 5), le branchement au récepteur sera effectué selon le schéma de la figure 7. La prise médiane du primaire, reliée

à la masse, peut-être supprimée. Le câble A ou B peut être également utilisé si le circuit d'entrée est

monté en autotransformateur (fig. 8). Le nombre des spires na du primaire peut être déterminé en connaissant la valeur R de la résistance parallèle du secondaire, et le nombre de spires de ce secondaire na

On aura dans ces conditions :

n₁ = n₂ \(\sqrt{70/R}. Cette formule est approximative, mais suffisante en pratique.


Soit par exemple R = 2.500 Ω , n2 = 6 spires, on nura :

$$6\sqrt{\frac{70}{2.500}} \equiv 1$$
 spire environ

Dans le cas de l'autotransformateur (fig. 8), il s'agira, bien entendu, pour n., d'une spire à partir de la masse. On commencera donc par adapter pour n. la valeur calculée et on cherchera ensuite expérimentalement le meilleur rapport n_i/n_r qui est légèrement supérieur à celui calculé.

Le fil à utiliser pour les brins X, Y et Z sera, bien entendu, en cuivre à haute conductibilité et le diamètre aussi grand que possible. Des tubes de 1 cm de diamètre, en cuivre chromé ou non, donneront des résultats encore meilleurs.

REMARQUE. - Majeré la nécessité de réu-

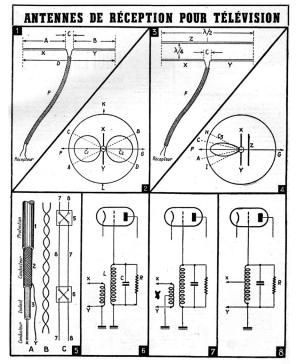



MODULATEUR

de fréquence PROFFSSIONNFL

Ci-contre. — Vue intérieure de l'appar e i 1 terminé montrant la disposition adoptée des organes.

RÉALISATION ET APPLICATIONS

Faisant suite à la description de l'oscillographe modèle professionnel publiée dans notre dernier numéro, F. Haas présente ci-dessous son complément indisponsable : le modulateur de fréquence qu'il a également réalisé pour son laboratoire.

On appriciera la ciarté de cet seposé où l'on retrouse toutes les seposé où l'on retrouse toutes les qualités de l'auteur de « Laborn-toire Radio » et de « Mesures « Radio ». Il porle tci des ques-tons qu'il connait bien, qui sont pour lui le pain quotidien. Notons qu'il connait bien, qui sont pour lui le pain quotidien. Notons que c'est lui-même qui a fait les « oscillogrammes et même la photo « c-dessus de son appareil.

fréquences situées entre 462 et 482 kHz, par exemple, on peut tracer la courbe de sélectivité de l'amplificateur. Cette méthode du relevé point par

Cette méthode du relevé point par ment très lente. Comme en procédant à l'alignement. Il faut pouvoir juger de l'influence de toute modification du rélevant de la comme de l'alignement de à faire un grand nombre de relevés et la méthode serait pratiquement irréalisable. On a donc cherché à étament cette courbe de réponse. L'écran d'un tube cathodique semble être l'enfort i Idéal pour voir se dessiner ces

En reliant la sortie de l'amplificateur aux plaques YY' d'un tube cathodique, nous obtenons une déviation verticale proportionnelle à l'amplitude de la tension de sortie. Il faut maintenant mettre en évidence cette amplitude en fonction de la fréquence. Pour cela, supposons que la plaque X soit branchée sur le curseur d'un potentiomètre, relié à une batterie de piles selon la figure 2. Si E est la tension aux bornes de la batterie, le curseur prend sur son parcours complet toutes les valeurs comprises entre -E/2 et +E/2, car le point milieu de la pile est relié à la masse. Simultanément, le spot trace une ligne horizontale sur l'écran. Si nous accouplons mécaniquement avec ce potentiomètre un petit condensateur branché sur l'oscillateur du générateur, et de valeur telle que sa rotation produise une variation de la fréquence émise comprise entre 462 et 482 kHz, et linéaire en fonction de l'angie, nous avon réalisé un traceur automatique. En effet, il sera possible de graduer l'écran horizontalement en frégraduer l'écran horizontalement en frésortie, et courbe de sélectivité apparaitra.

Ce genre de modulateur mécanique de fréquence, comportant un petit moteur, était fabriqué industriellement il il y a une quinzaine d'années. Il est actuellement abandonné au profit du modulateur électronique, plus souple répondant mieux à l'esprit de la technique d'aujourd'hui.

La lampe de glissement

Electroniquement, on peut réaliser les glissement iou variation de la fréquence autour d'une valeur moyenne) au moyen d'une lampe dite e de glissement x, basée sur l'effet Miller. Sans entrer dans le détail de ce qui se entrer dans le détail de ce qui se cathode de la lampe se comporte comme une capacité, variable en fonction de la pente. Branchée en dérivation sur un circuit oscillant, elle produira donc un glissement de fréquence, si l'on produit une variation de la pente.

(1) Voir, à ce sujet, La Modulation de Fréquence, par E. Aisberg (Editions Radio).

Principe du traceur automatique

Soit à relever la courbe de sélectivité d'un amplificateur M.F., de fréquence 472 kHz, pour fixer les idées.

Pour cela, on injecte à l'entrée un signal provenant d'un générateur H.F., la sortie étant reliée à un indicateur de niveau, par exemple un voltmètre à lampe (fig. 1). En relevant la tension de sortie pour un certain nombre de



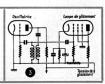




Fig. 4. — Principe du modulateur de fréquence à battements utilisé avec un oscil.og.aphe.



l'amp.ificateur est volontairement désaccordé.



Fig. 6. — Simple trace, avec déphasage ; tou jou.s avec amplificateur dé, accordé.

Cette variation sera alsément créée au moyen d'une tension périodique de glissement appliquée à la grille, ce qui entre arrivons ainsi au montage de la fi-gure 3, qui montre l'association de la lampe de glissement à l'oscillatrice la lampe de glissement à l'oscillatrice par une fraction de la tension de bianyage, la fréquence produite est proportionnelle au déplacement horizontal exception de la tension de bianyage, la fréquence produite est proportionnelle au déplacement horizontal exceptive qui departer la reference de l'except de l'excep

Modulateur à battements

On remarquera que le circuit « accordé » de l'oscillateur ne comporte pas de condensateur. En effet, la variation de capacité produite par la lampe de glissement est faible (de l'ordre de quelques dizaines de pF), et pour obtenir un glissement appréciable, il importe que la capacité résiduelle du circuit soit faible. Pour la même raison, ne peut-on pas songer à monter un condensateur variable sur cet oscillateur en vue d'obtenir une variation de la fréquence movenne sur une certaine plage, car le « swing » (ou déplacement de fréquence) serait essentiellement warishle

Si l'on désire couvrir une certaine bande de fréquences, il faut produire un battement entre l'oscillateur fixe O, modulé en fréquence, et un oscillateur variable O. Les deux signaux sont injectés dans un mélangeur M (fig. 4). A la sortie de M, on recueille la fréquence somme ou différence, modulée à swing constant.

Dans l'appareil décrit, O, oseille sur 1.000 kHz, ct O, est variable entre 1.100 et 2.650 kHz. Nous utiliserons la réquence différence, qui couvre la bande quence différence, qui couvre la bande control de la compare de la com

Méthode de la simple et double traces

Dans le montage de la figure 4, on obtient toujours une image à simple trace, telle que l'oscillogramme de la figure 5. En effet, que la tension de balavage soit sinusoïdale ou en dents de scie, la loi de variation est la même pour le balavage et le glissement. Dès lors à une abscisse déterminée de l'écran correspondra toujours la même fréquence. Signalons, cependant, qu'en balayage sinusoidal on peut voir apparaître une image dans le genre de celle de la figure 6, qui montre deux traces identiques, mais décalées. Si l'on modifie la phase de la tension de glissement, ces deux figures se recouvrent. Il s'agit donc bien, là encore, d'une simple trace, et c'est pour la mettre bien en évidence que nous avons rendu la courbe dissymétrique à dessein, en désaccordant l'amplificateur.

Supposons maintenant que le glissement de fréquence soit fait à l'aide d'une tension de forme triangulaire, le balayage étant linéaire et à fréquence double. Le diagramme de la figure 7 montre ce qui se passe. Pendant la première période de la tension en dent de scie, c'est-à-dire de l'instant O à T, le spot se déplace de gauche à droite, et la fréquence instantanée du modulateur passe de 462 à 482 kHz, tracant sur l'écran la courbe Nº 1. Après un retour très rapide, le spot voyage à nouveau de gauche à droite dans le temps de T à 2T ; mais, cette fois-ci, la fréquence du modulateur passe de 482 à 462 kHz, produisant la courbe Nº 2

On remarquera que cette courbe est identique à la première, à l'inversion des côtés près : c'est là une double trace dont l'oscillogramme de la figure 8 montre un exemple. La symétrie n'est ici, d'ailleurs, pas parfaite, car le flanc de l'une des courbes accuse des dentures, signe d'accrochage, alors que l'autre n'en possède pas. L'explication de ce phénomène est simple : l'accrochare ne se produit que pour une variation de fréquence dans un sens, et pas dans l'autre, et l'amplificateur est sans être franchement « accroché ».

Quels sont les avantages et inconvénients de cette méthode de la double



 Diagramme de la formation d'une double trace.



Fig. 8. — Double trace : les deux courbes soi inversées.



Fig. 9. — Double trace ; la fréquence est co

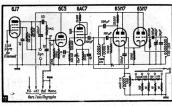


Fig. 16. — Schéma du traccur automatique, La grille de gauche de la dernière 68N7 doit être connectée au sommet du circuit oscillant de droite.

Méthode Unde de balayage Onde de gilescrenent

ngile trace Dent de sele Dent de sele Dent de sele Unide trace Dent de sele (100 Hz). Transguiaire (50 Hz)

rio

Conception du modulateur

D'après ce que nous venons de voir, notre traceur automatique doit comprendre:

un oscillateur à fréquence fixe, une lampe de glissement,

un oscillateur à fréquence variable, un mélangeur, et

un générateur de l'onde triangulaire. L'alimentation n'est pas incorporée, car cet appareil sera alimenté par l'oscillographe.



ig. 12. — En intégrant l'onde rectangulaire,

La figure 10 donne le schéma complet de l'apparell. On reconnaîtra le modulateur « new look », que nous avons décrit dans le N° 129 de Toute la Radio, et qui se recommande ici par sa simplicité et l'absence de tout régiage. Les deux oscillatrices sont constituées cathodique). De cette façon, une faible fraction seulement de la tension écrètée disponible sur la plaque parvient sur

par les triodes extérieures des 6SN7,

lés deux éléments intérieurs formant le mélangeur. La tension de sortie est prélevée sur les deux cathodes réunies, et passe par un atténuateur double avant d'être branchée sur le jack de sortie. La lampe de glissement est une 6AC7. On pourrait, toutefois, remplacer les 6SN7 par des ECC40 Rimlock, et la 6AC7 bar une EF42 de la môme sé-

Le générateur d'ondes trianguloires nécessite quelques commentaires. Pour obtenir cette forme d'onde à partir du socteur, nous avons d'abord écrète la tension de chauffage par une 617. L'oscillogramme de la figure 11 montre l'onde rectangulaire ainsi obtenue. Cette onde est rendue triangulaire par intégration au moyen de la résistance de 1. MO et du condensateur de 0.1 a. F.

le 0,5 µF dans la plaque servant uniquement à empêcher la tension continue

de parvenir sur la grille de la 605 qui

sert d'adaptateur d'impédance (à charge



Fig. 13. — Simple trace, l'amplificateur est

la grille, mais, comme le montre l'oscillogramme de la figure 12, cette tension est bien de forme triangulaire.

La transmission d'une telle onde chant délicate, nous la recuellerons seulement sur le potentionètre à bases impedance dans la cathode, qui sert à doser le swing. Un commutateur à desur de la 6C5 soit en ondes triangulaires pour la méthode de la double trace (DT), soit en tension en dent de scie pour l'obtention de la simple trace (ST). A cet étré, le corfos d'act de la consideration de la simple trace (ST). A cet étré, le corfos d'act de la billion de la commutateur au poentionètre de dosage de l'ampilituée centionètre de dosage de l'ampilituée contracteur au poentionètre de dosage de l'ampilituée (san plus de la considerationètre de dosage de l'ampilituée (san plus de la considerationètre de dosage de l'ampilituée (san plus de la considerationètre de dosage de l'ampilituée (san plus de la considerationètre de dosage de l'ampilituée (san plus de la considerationètre de dosage de l'ampilituée (san plus de la considerationètre de dosage de l'ampilituée (san plus de la considerationètre de la considerationètre de la consideration de



trace ? Tout d'abord, la juxtaposition

des deux images, inversées fait clairement ressortir les défauts de symétrie,

car à l'accord idéal il doit y avoir su-

perposition exacte. D'autre part, une fréquence incorrecte est immédiate-

ment décelée par l'écart entre les axes

des deux courbes. Ainsi, en déplaçant

la fréquence moyenne produite par

le modulateur, on peut faire coıncider

les sommets de la courbe de la figure 8

(fig. 9). Dans le cas de la simple trace,

la précision en fréquence est bien

moindre, car sous l'influence des poten-

tiels statiques agissant sur les plaques

de déviation, l'image peut se déplacer

la double trace est donc évidente. Cependant, pour des essais rapides, on

préfère quelquefois la trace simple, plus facile à interpréter. Comme il est facile de prévoir le fonctionnement par les deux méthodes, nous utiliserons cette possibilité dans notre appareil.

La supériorité de la méthode de

en bloc.

Fig. 11. — Onde rectangulaire à la sortie de l'écréteur.

horizontale de l'oscillographe décrit dans le N° 130 de Toute le Radio. La tension de balayage étant disponible sur une basse impédance, cet appareil se prête particulièrement à ce montage. En cas d'utilisation d'un autre oscillographe, il pourrait être nécessaire de lui adjoindre une lampe à charge de lui adjoindre une lampe à charge la liaison entre les deux appareils à basse impédance.

Réalisation de l'appareil

Voici quel est, dans notre réalisation, l'emplacement des organes de commande sur la platine. Le condensateur variable est muni d'un grand



Fig. 14. — La pointe de résonance est apla

cadran démultiplicateur à étalonage direct en fréquence de sorte. A. côdé, le potentiomètre de dosage du swing. En bas, de gauche à droite, il y a l'inverseur ST-DT, un condensateur ajustable sur Os, l'attienuateur l'able en parallèle sur Os, l'attienuateur (potentiomètre). Signalons, cependant, que le condensateur ajustable peut être relègné à l'intérieur, ou même sup-printe. La tension de sortie est délivrée par le jackt en bas, à droite, Les borsanties.

Sur la photo représentant le châssis vu par derrière, on voit la disposition des lampes. Le condensateur variable utilisé est d'un modèle ancien, de très bonne qualité.

Voici quelques renseignements au sujet des bobsaques. Pour On, nous avons adopté un pot fermé régiable des propies que separe que se constant par la complexión de la complexión de la complexión de la prime pour la réaction, dans uns gorge voisine. O, est constitué par 3 spires 2010 encueles en ind d'abellie d'un noyau magnétique régiables. La prise cathode se trouve à 5 gries 2010 entre de la masse. La boblies d'arrêt est un modèle se totues ordes ».

Mise au point

Le câblage étant terminé, on procède d'abord au réglage et étalonnage des oscillateurs, qui doit être fait séparément. On court-circuite d'abord O_t, et on débranche la grille de la triode mé-



Fig. 15. — Double trace, La courbe est symétrique, mais la fréquence est incorrecte,

langeuse de gauche de O., pour la relier à une hétrodyne correctement étalonnée. En connectant un casque au jack de sortie, on observe le battement entre O., et l'hétrodyne. S'il y a lleu, on procède à quelques retouches, afin de cadrer O, entre 1.100 et 2.650 kHz, et on étalonne le cadran point par point.

Maintenant, c'est le tour de Or, qui est régié par le même procédé. Q, est maintenant court-circuité, et la grille une la mélangeuse droite. débranchée du boblange, est reliée à l'hétérodyne. Par 1.000 kHz exaches, on même Or, sur 1.000 kHz exaches on même Ordifel.

La forme correcte de l'onde triangulaire est contrôlée à l'oscillographe, en le branchant sur la cathode de la 6C5. L'appareil est maintenant prêt à servir.

Utilisation

Il nous reste maintenant à essayer l'appareil. A cet effet, on relie le cordon d'alimentation du modulateur à l'oscillographe, en réunissant sa synchronisation aux bornes du modulateur prévues à cet effet (à moins que l'oscillographe ne comporte une synchronisation efficace sur 50 Hz). Au moyen d'un cordon blindé terminé par jack, on injecte un signal de 472 kHz dans l'entrée de l'amplificateur M.F., sa sortie étant reliée à l'entrée de l'amplificateur Y de l'oscillographe. On doit voir apparaître la courbe de sélectivité et étudier l'action des différentes commandes sur cette courbe.

Donnons maintenant quelques cour-



Pig. 16. — Double trace, Le réglage est ce rect,

bes de régiage. L'oscillogramme de la figure 13 correspond à un amplificateur bien régié. Comme c'est une simple trace, la précision en fréquence n'est pas très grande. Le petit « top » à droîte correspond à une résonance.

La figure 14 semble correspondre à une musicalité excellente; malheureusement, il n'en est rien; il s'agit tout simplement d'une saturation de l'amplificateur, due à une amplitude exagé-ée. On voit, d'ailleurs, que l'amplitude de la résonance parasite est fortement augmentée.

La figure 15 montre une forme de courbe correcte, más un léger décalage en fréquence, mis en évidence par la double trace. En alignant correctment les moyennes fréquences, on obtient la figure 16, où le dédoublement de la trace est à peine visible.

Bien que nos exemples ne portent que sur la partie M.F., on alignera de même les gammes P.O. et G.O. du récepteur, qui se trouvent dans Intarecepteur, qui se trouvent dans Intare-D.C. n'est pas comprise dans les possibilités de l'appareil, car ca aurait été compilquer le montage, en diminuant la précision en fréquence. De plus, en raison de la faible sélectivité des circelle des M.F. sélectivité totale sera celle des M.F.

Mesure du swing

Sür cet apparell, la mesure du swing est très facile. Il auffil de déporter la pointe de la courbe de la figure 13 à l'extrême gauche de l'écran, et de lire la fréquence sur le cadran. On refait nensuite la même opération sur la droite. Le déplacement tofal est égal à la différence entre ces deux lectures. Il est ainsi possible de faire correspondre a la courbe aux ces floors tradées sur un tube cathodique, ce qui permet la mesure précise de la sélectivité.

F. HAAS, Ingénieur E.E.M.I.

LA MODULATION DE FRÉQUENCE

appliquée à

LA RADIOTÉLÉGRAPHIE AUTOMATIQUE


Au début, méthode lente et de portée limitée, la télégraphie a vite acquis une souplesse très envisible et conserve encore aujourd'hui, surtout grâce à des méthodes automatiques, une place prépondérante dans les communications modernes. Parmi ces méthodes automatiques, se place sans contredit celle du téléimprimeur dont nous étudierons lei l'essentiel. D'apparence à peu près identique à une machine à écrire, le télétype, grâce à un commutateur rotati sctionné par un moteur synchrone, produit une manipulation différent du code Morse par le fait que chaque lettre est constituée par cinq périodes de même durée (vg. 1). Grâce à un code de cinq éléments, on peut transmettre 2 lettres ou chiffres, et dans le présent cas, du fait qu'on utilise le chariot dans sa position inférieure et supérieure, le nombre en est effectivement doublé, ce qui fait él signes en

Le synchronisme entre les deux stations est réalisé par deux signaux supplémentaires, soit le signal de départ et celui de synchronisme ou d'arrêt qui compense toute différence entre les fréquences des secteurs alimentant les moteurs synchrones des deux postes. La manipulation produite se présente donc sous la forme de marque et d'esnace, correspondant respectivement à la présence et à l'absence de courant. Ainsi, si on ne tenait pas compte des signaux de départ et de synchronisme. les lettres YRYRYRY... se présenteraient sous la forme d'un signal rectangulaire: marque, espace, marque, etc... (fig. 2a). Remarquons que, pour une vitesse communément employée de 60 mots à la minute, la période du signal (marque ou espace) correspond à une fréquence de 23 Hz qui servira de base à nos calculs.

Il va sans dire qu'étant donné sa complexité cet appareil est de fonctionnement assez capricieux et nécessite des lignes de transmission travaillant dans de bonnes conditions. Autrement on a des ratés, la station réceptrice est obligée de faire répéter les messages, et ceux-ci peuvent mème devenir pratiquement illisibles. Cet inconvient s'avère encore plus

grave lorsqu'il s'agit d'appliquer la technique du télémprimeur à la transniasion radiotélégraphique. Par exemple, en signalisation par ondes entretenues (fig. 2 b), pendant un espace où il n'y a pas de porteuse, les parasites, après détections, peuvent être d'amplitude suffisante pour actionner le télétype récepteur et causer des ratés.

Dans le cas de liaisons à longue portée, des variations rapides de l'amplitude, de la fréquence ou de la phase de la porteuse ou bien la présence de perturbations parasites, deviennent des

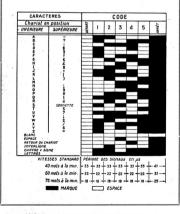

Pig. 1. - Manipulation produite par un télé-imprimeur.

facteurs restrictifs. Loraque cas conditions prévalent, on doit don recourir aux méthodes manuelles de manipulation et, seuls, des opérateurs expériments pour cont de la mesage a du particular de la mesage a de battément entre la porteus et l'hétérodyne locale (B.F.O.). La vitesse des communications est alors considérablement diminuée, les messages s'accumtifécté d'auton en set affecté d'auton en set

affecté d'autant.

Des moyens électroniques peuvent maintenant s'acquitter, comme en bien d'autres applications d'ailleurs, d'une tâche que les facultés humaines avaient jusque-là peine à remplir. Mais voyons

plutôt comment. Au début, afin de pailler à la difficulté, on avait imaginé un système où l'amplitude de l'Onde porteuse était l'amplitude de l'Onde porteuse était correspondant à « marque » et l'autre correspondant à « marque » et l'autre mappilitation un fois filtrées et resumplification un fois filtrées et resumplification un fois filtrées et puis son tour, actionnaît le télémpriment pos no tour, actionnaît le télémprimenc culturelle d'une porteuse et de l'usage l'autre d'une porteuse et de l'usage chief d'une porteuse et de l'usage étaient jusqu'à un certain point attéétaient jusqu'à un certain point atté-

nués. Mals c'est au cours du dernier conlit seulement que s'est développé le système de transmission radiolélégrasystème de transmission radiolélégrament de fréquence, système qui s'est avéré de la plus grande importance, puisque pourvoyant les Alliés d'us service mondial de télémprimeur qui pouvait acheminer avec rapidité et precitive de la consecución de la consegre chiffrés ou autres.

Historique

La méthode de transmission télégraphique par changement de fréquence est aussi vieille que la radio elle-mènement mais elle ne fut employée efficaciement mais elle ne fut employée efficaciement cade. Au début de la radio, aux temps bréques des inenteurs faisant usage d'un arc, on préférait changes la frétière de la resultat de la commentation de la resultat de la commentation de la resultat de la sibilité de désamorçage. Cependant, tout en ayant un changement de fréquence véritable à l'émission, on n'utcustion.

L'une des premières fois que cette mouvelle technique put être mise à l'épreuve fut lors de l'exploration de Byrd au Pôle Sud, en 1898-40, pour le compte de la compagnie Press Wireless des Etats-Unis. Un émetteur de 500 watts pour la transmission téléphoto donna des résultats suprenants maigré les queique 8,000 milles qui séparaient la station rééeptrice de l'expé-

L'application de ce nouveau mode de modulation n'est pas confinée aux seules transmissions par tólétype; il peut être appliqué à la radiotólétgraphie à grande de l'esse, à la tóléphoto paraction de l'esse, à la tóléphoto parceimilés. Le principe demeurant se même pour chacun de ces procédés, nous bornerons notre étude à la transmission par téléimprineur.

Principe

Comme son nom l'indique, la modulation par changement de fréquence est une forme particulière de modulation de fréquence (FM). La fréquence de la porteuse étant changée de F pour ϵ espace > ϵ n F + Δ F pour ϵ marque > (voir fig. 2 d), on peut donc considérer que dans ce système on a une po

teuse de fréquence F.=F+AF/2 dont l'excursion en fréquence est AF/2. Un changement de fréquence de 850 Hz correspondant à un indice de modulation d'environ 20 (425/23) semble avoir été adopté comme standard, car il constitue un bon compromis

entre l'élimination suffisante des parasites et une largeur réduite de la bande de fréquences requise. Cependant, il peut être fixé entre 100 et 1.500 Hz pour des applications particulières.

Bandes latérales de modulation

La modulation de fréquence a pour désavantage de produire au moins dix fois plus de bandes latérales que la modulation d'amplitude. On ne peu de la companie de la contra la région des très hautes fue duns la région des très hautes fue duns la région des très hautes fue duns la région des très hautes fue de la cortée optique.

Cependant, comme la transmission par changement de fréquence est content de la laine peun des entre-tenues au point de vue de la bande de fréquences requise, on peut donc l'utiliser aux fréquences où les transmissions à longue portée sont possibles. En considérant la figure 3 établie

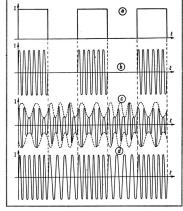


Fig. 2. - a) Manipulation modulatrice. -- b) Transmission par onder entretennes, -- c) Modulation par drux notes, -- d) Transmission par changement de fréquence.

d'après la formule de Van der Pol, on constate que le nombre des componantes d'amplitude appréciable n'est guère plus élevé que vinçt, soit la valeur de l'indice de modulation, Par conséquent, le nombre de bandes latèrales, pour une vitesse de 60 mots à la minute, so chiffre à 83 environ, donnant une largeur de bande totale de : $58 \times 22 \approx 1.300 \; Hz$.

Par ailleurs, si on évalue la largeur de bande requise dans le cas de la méthode ordinaire, en raison des harmoniques de la manipulation, le nombre des bandes latérales d'amplitude supérieure à 1 % de la porteuse sans modulation, n'en sera pas moindre.

Emission

A l'émission, l'oscillateur d'un émetteur ordinaire est soit modifié soit remplacé par un excitateur spécial. On peut assez facilement concevoir un circuit permettant la commutation électrique de deux cristaux dont les fréquences sont différentes de 850 Hz, commutation opérée par les signaux provenant du télétype (fig. 4). Grâce à un tel montage, qu'on peut utiliser comme expédient, la fréquence correspondant au signal de départ et à « espace » sera disons de 10.099,575 kHz et. par conséquent, de 10.100,425 kHz pour marque et le signal de synchronisation. En pratique, ce système présente ses inconvénients, comme par exemple la nécessité d'utiliser deux cristaux pour chaque fréquence d'émission ou pour un changement de fréquence différent sans parler des phénomènes transitoires engendrés par le passage de « marque » à « espace ».


D'autres circuits, plus complexes, sont efficacement utilisés, où le changement de fréquence se fait d'une façon progressive de « marque » à « espace » grâce à une déformation appropriée de la manipulation provenant du télétype. Il en résuite une diminution appréciable du nombre des bandes latérales.

Quel que soit le genre d'excitateur employé, les étages amplificateur et multiplicateur de l'émetteur fonctionnent continuellement à plein rendement, de sorte que l'énergie rayonnéest environ le double de ce qu'elleserait par les méthodes ordinaires de radio, à supposer que la même amplitude de porteuse puisse être maintenue.

Réception

A l'extrémité réceptrice, les signaux sont captés par un récepteur ordinaire suivi d'un adaptateur dont la fonction est de transformer les informations sous forme de changement de fréquence fiées, sont écrétées, afin d'éliminer les variations d'amplitude causées par les parasites et à donner une amplitude constante maigré le phénomène d'évanouissement. Ces deux composantes B.F. sont alors séparées et détectées, donnant chacune une onde rectangulaire qui alimente, après amplification,

le relais polarisé du téléimprimeur.
Un tel appareil, à cause de l'étroite
bande passante des filtres utilisés,
nécessite une haute stabilité en fréquence, réalisée par un circuit bien
connu de C.A.F. Le discriminateur
étant centré sur 2.000 Hz, ai la fréquence de cette composante varie, une

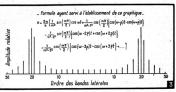

Vis 2 — Amolitudo dos bandos latérales de medulation

en variations de courant pouvant actionner le téléimprimeur.

Si, par conséquent, on écoute le battement de cette double porteuse avec l'hétérodyne locale, au lieu d'une note musicale interrompue comme à l'ordinaire on entendra deux notes se succédant en concordance avec la manipulation.

Un adaptateur relativement simple apparaît schématiquement dans la figure 5. L'hétérodyne du récepteur doit d'abord être ajustée de telle sorte qu'à « espace » la note soit de 2000 Hz, et à « marque » de 2.850 Hz. Dans l'adaptateur, ces deux notes, une fois ampltateur. correction apparait sous forme de tension positive ou négative faisant varier la polarisation de la réscians électronique de la réscians de lectronique de la réscians de la réquience de l'hétérodyne, Une contante de temps suffisante prévient le glissement de la résciance électronique durant la manipulation et maintient une valeur movenne de polarisation.

Application

Dans le cas des communications à tulier le principe distrace, on a vanatage à utilier le principe disversity pour la réception, afin d'élimier autant que possible la perte de tout de la resultant de la resu

Le changement de fréquence est également utilisé dans les communications par porteuse guidée sur fil. Afin de permettre aux canaux d'être aussi rapprochés que possible, on emploie un indice de modulation égal à l'unité, soit un changement de fréquence de 50 Hz environ pour une vitesse de

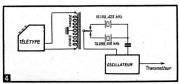


Fig. 4. — Commutation mécanique de deux cristaux pouvant servir d'excitateur par changement de fréquence.

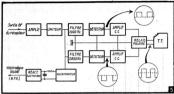


Fig. 5. - Schema d'un adaptateur relativement simple.

60 mots à la minute au téléimprimeur. Encore que ce soit là un support de transmission relativement dénourve de perturbations, le très bon rendement de même que la continuité de service ainsi rendu possible sont presque révolutionnaires. En effet, il semble qu'il n'y ait aucun moven de transmission assez stable en toutes occasions et en toutes saisons, en sorte qu'un avantage très sensible neut être revendiqué par la technique du changement de fréquence.

Performances

On compare ordinairement les deux systèmes de modulation, par ondes entretenues et par changement de fréquence, en exprimant le rapport des puissances nécessaires pour donner des résultats équivalents dans des conditions identiques

Ce rapport peut varier considérablement suivant les conditions de toute sorte. Des essais de longue durée peuvent seuls donner une movenne de ce rapport. De telles comparaisons, condensées dans Toute la Radio de novembre 1947, concluent à un gain de 11 db environ pour le système par changement de fréquence à deux récepteurs associés en groupe diversity, sur le système en ondes entretenues à trois ré-

centeurs. Toutefois, le passage d'un système à l'autre ne permet pas une aussi grande diminution dans la puissance de l'émission, car il n'y aurait aucune diminution dans le nombre des erreurs. Une puissance quatre fois moindre, soit une diminution de 6 db, permettra cependant une amélioration généralement suffisante dans l'acheminement des messages.

Conclusions

On discute encore des mérites de la F.M. Il n'y a pas de doute qu'elle peut procurer une écoute à haute fidélité dépourvue de bruits parasites. Malheureusement elle est cependant considérée par les autorités surtout comme un remède à la multiplicité encombrante des postes de radiodiffusion. Comme le public pour sa part ne semble pas tout à fait disposé à paver pour des avantages qu'il a peine à apprécier et dont il ne s'était pas préoccupé avant aujourd'hui. l'avenir de la radiodiffusion par F.M. est entre ses

Par ailleurs, la radiotélégraphie par changement de fréquence s'adressant à un groupe spécial d'usagers qui ont tout intérêt à réduire à un minimum les interruptions coûteuses, son adoption s'impose, car elle a vraiment fait ses preuves.

Gérard MATTE. Ingénitur-Professes (Ottawa, Canada)

RIBLIOGRAPHIE

Balth van der Pol : « Frequency Modulation »; Proc. I.R.E., juillet 1930, pp. 1.194-1.205.

A. Baily & T.A. McCann : « Application of printing telegraph to longwave radio cir-cuits s: Proc. I.R.E., dec. 1931, pp. 2.177-F.B. Bramhall & G.E. Boughwood

quency Modulated Carrier Telegraph Sys-tem »; A.I.E.E. Transactions, janvier 1942, pp. 54-59. R.M. Sprague : « F.S. Radiotelegraph & Tele-type System »; Electronics, pov. 1944, pp.

H.O. Peterson, J.B. Atwood, H.E. Goldstine, G.E. Hansell & R.E. Schock : « Observatio 3 and comparisons on Radiotelegraph Signal ling by Frequirecy Shift and On-Off Keyings; ling by Frequincy Shift and On-Off Ke R.C.A. Review, mars 1946, pp. 11-32 Chris Buff : e Frequency Shift Keying Technique »; Radio, août 1946, pp. 14-18 G.S. Wickizer: < Relative Amplitude of Side Frequencies in On-Off and F.S. Telegraph Keying >; R.C.A. Review, mars 1947, pp. 158-169.

Frequency Shift Keying in the LT, & T. System >: Electrical Communication, juin System >: 1947, p. 262.

R.A. Vanderlippe : « F.S. Radio Teletype in World War II »; Bell Labs Record, dec. 1947, pp. 442-446.

L.E. Hatfields : « F.S. Radio Transmission »; Proc. I.R.E., janvier 1948, pp. 116-121. JR. Davy & A.L. Matte: 4 Frequency Shift Telegraphy — Radio and Wire Application s; Bell System Technical Journal, avril 1948, pp. 265-305.

BIBLIOGRAPHIE

DEPANNAGE DES POSTES DE MARQUE, par W. Serekine, — Un vol. de 160 pages (135 × 183), 202 fig. — Société des Editions Radio, Paris. — Prix : 216 fr.

« Le dépannage des postes de marque déroute « Le dépannage des postes de marque dérouse bien souvent les techniclera, même expérimen-tés, à cause de certaines particularités du montage. De plus, ces réceptures présentent souvent des points faibles, des pannes qui se reproduisent fréquemment sur les postes d'un même type. Le dépannage devient alors auto-matique si l'on sait où se trouve ce point

lignes extraites de la préface définissent Ces appes extraités de la préface définissent la raison d'être de l'ouvrage. Marque par marque, modèle par modèle, l'auteur examine, à l'usage dis dépanneurs, 137 pannes-types les plus fréquentes des 37 principales marques plus fréquentes des 37 principales marques pius fréquentes des 37 principales marques françaises de radio. Les pannes sont analysées « en profonders » puisque les symptômes et le mode de diagnostic ainsi que la mellieure façon de réparte sont exposés en détail. C'est accessoirement, la valeur de l'or les dénanneurs inexpérim ntés qu'il de l'ouvrage pour les dépanneurs inexpérim nats qu'il inité rapidément aux méthodes pisaiques, disons même réelles, de la réchirche de défauts, Quant au dépanneur professionent, ce livre avra pour lui, à l'égale d' la célèbre schématique de la commandation de la commandati

plusieurs milliers de postes (Je dis bien « mil-liers »). Serokine a pu dresser un fichier-de pannes probabliment unique au monde. C'est un extrait condensé de ce fichier que le dé-panneur trouvra dans son volume qui, ce qui ne gâte rien, se présente sous une agréable couverture en couleurs. — J. G.

LA RECEPTION ET L'EMISSION D'AMA-TEUR, par F. Huré et R. Piat. — Un vol. de 116 p. (145 × 205), 64 fig. — Librairie de la Radio. — Prix: 250 france.

Apprendre à l'amateur la façon de monter le récepteur de traffe, l'émetteur à O.C., l'an-tenne et du se servir de l'ensemble était le but visé par les auteurs. Ils l'ont fort blee atteint aans faire du claius s inutile. Leur liver faci-litera l'éclosion d'une nouveils génération d'OM's. C'est dire combien ils est utiles.

VUES SUR LA RADIO

Sous ce titre, vient de paraître un fort volume (286 p.) contenant une sélection des arti-cies de notre regretté ami et collaborateur Marc

Ceux qui lisaient Toute la Radio avant la guerre se souviennent de ces brillantes études qui, tell's des fusés écalizantes, venalent projèter une vive lumière sur divers problèmes de la technique, Empreints d'une vorionde ori-ginalité, témolgmant d'une vante culture géné-ra e, d'une érudition universelle, ces textes étalent vivement godiés des techniclens fran-cais qui l'at rouvaint dans plusiezar revues. guerre se souviennent de ces brillantes études En 1939, Seignette nous quittait pour tou-jours. Un dernier article de lui, traitant de la réaction, paraissait dans notre numéro de jan-vier 1940. Puis, c'était le grand silence...

vier 1940. Puis, c'était le grand alience... Atlait-on oubli'r Ségnètet ? Une péeuse fidé-lité à l'ami disparu inspéra à notre excellent confrère Edouard Jounneau l'idée de réunir en un volume les melliturs textrs de Ségnette. Près d'un quart de sécle d'activité journais-tique est ainsi représenté dans ce livre. tique est ainsi represente dans ce nive. Il a'agit esta dout d'étudée n'offrant plus qu'un intérêt rétrospectif, pensera-t-on probament. Quelle erreur l'abort symbologue, bomment que les erreur l'abort symbologue, de la commandation de la co

Jouanneau a su sélectionner et ordonner les textes avec beaucoup de méthode. Et l'on lit ces pages avec un interêt sans cesse renouvelé tant elles ont de fraicheur, de vigueur et d'esperit i... — E. A.

RÉPARTITION DES EMETTEURS SI

DOCUMENTATION TOUTE LA RADIO

Wi shi kw			STATIONS	Fréq. act. kHz	CANAL	kHz	kw	STATIONS	Friq. act. bHz	CANAL	ME	kw	
		-	Grandes ondes (150 à 285 kHz)		26	755	20	Kuopio (Fin'ande)	527		1.097	20 150	Norwi
1	155	10	Tromsoe (Norvège)	291			50	Lisbonne (Portuga')	968	61	1.097	150	Résea
	161	150	Brasov (Roumanie)	160	27	764	150	Sottens (Sulss') Le Caire I (Egypte)	677	65	1.106	100	Mogh
3	173	500		174	28	773	150	Le Caire I (Egypte)	794		1.115	50	Bari Bolog
4	182	100	Reykjavik (Islande).	392	29	782	100	Kley II, Ukrain: (U.R.S.S.) Zone soviétique d'occupation en	200			. 5	
	100	120	Ankara (Turquit),	182		1	70	Zone soviétique d'occupation en	298	67	1.124	20	Rése B ux
5	191	200		216	10	791	150	Allemagne	1.0'0		1.124	- 5	Varn
	200	150	Broltwich ou Ott ingham (Angl.) Kiev 1, Ukraine (U.R.S.S.)	248		1	50	Rennes (France) Salonique (Grèce)	804	l		20	Vibor
8	239	200	Osto (Norvège)	200	31	800	100	Léningrad II (U.R.S.S.) Burghead (Angleterre)		68	1,133	135	Const
10	227	200 100	Varsovie I (Pologne)	224	, · ·	809	- 5	D-ndee (Angleterre)		ш.		40	Oran
11	236	150	Kalundhore (Danemark)	210			20	Redmoss (Argl:tere)	767	70	1.151	20	Kalli
12	251	200 150		160		1	135				*****	100	Lians
14	272	200	Moscon II (U.R.S.S.)	185	33	818	100				1.	100	Lond
15	281	100	Tehécoslovaquie	269	34	827	100	Sofia I (Bulcarie)			1	100	Bala
			The second secon	1		4	20		720			20	Clui
			Fréquences intermédiaires (415 à 490 kHz et 510 à 525 kHz)	-	36	845	150			71	1.160	150	Orad
	420	10	Outcomed (Outdo) 1	415	37	854 843	150	Bucarest (Roumanie)	695	72	1.169	150	0d s
	433	10	Oulu (Finlande) 2 Hamar (Norvège) 3	433	39	872	150			73	1.178	100	Horb
	520	1	Hamar (Norvège) 3	519	40	881	70	Aberystwyth (Angleterre)	804	73	1.196	70	Buda
			Petites ondes (525 à 1.605 kHz)	1	40	881	150	Penmon (Ang'et'rre)	201	1 "	1	1	AJ
-,-	-						20	Wrexham (Angleterre)	1.377	_		0.0	
1	529 539	135	Beromunster (Suisse)	556 546	l	890	100	Cetinie (Yougus'avie)	1.377				
3	548	20	Oukhta, Finno-Carélle (U.R.8.8.) Simfe opol (U.R.8.8.)	1.195		-	20						ne
	557	100		859 1.348		1	20	Christiansund (Norvège) Trondheim (Norvège)	829		*		BS
•	501	100	Le Caire II (Egypte)	1.420			20	Dniepropetrovsk, Ukraine (URSS) Milan I (Italie)			- Ante	nne d	rective
	- 1	50		1.167	42	908	150	Milan I (Italie)	814	2.	- Ant.	dir.	protect
	566	100	Athlone 1 (Irlande)	565	144	917	135	Liubliana (Youros'avi')	527	3.	- Ant.	dir. 1	prot ret
-		10	Catania (Italie) Palerme (Italie)	1.104	45	926	150			II 5.			
6	575	100		583	15	935	100	Lwow, Ukraine (U.R.S.S.)	913		avall	- 10	kW.
7	584	120	Vienne I (Autriche) Sofia II (Bulgariz) 5	592 767		1	20	Torlouse (France) Voronej (U.R.S.S.)	356		- Ant		
-		150	Sundsvalt (Suède) 6	601	48	953	150			7.			
10	611	150	Lyon (France)	895	l "	963	120	Turku (Fin'ande) 12	895	8.		antenn ervice.	
14	611	120	Eldar (Islande). Rabat I (Marce)	615	50	971	70	Zone aug'aise d'occupation en		9.	- Ant.	dir. 1	ulseas
		100		648			50	Allemagn	904		- Ant.		
11	6to	150	Sarajvo (Yougoslavie)	603			20	Kalinine (U.R.S.S.) Smoltnask (U.R.S.S.) Alger II (Alzérie) 14	1.113	10.	- Ant.	coslavi-	- 1
		50		-	l		20	Smolrask (U.R.S.S.)	1,113	11.			
12	619	100		629	J 51	980	150	Göteborg (Suède) 15	941	12.	- Ante	dir.	protec
13	638	150	Tunis II (Tunisie) 7 Pague I (Tchécoslovaquie)	823 638	52	989	10			14.	- Ant.	dir.	protect
14	647	15	Burghead (Angleterre)			1	70	Zon- américaine d'occupation es	740	15.	- Ant.	dir.	protec
		120	Droifwich (Ang'eterre)	583		1	20	Allemagn	730		- Ant.		
		15	Burghead (Angleterre) Droitwich (Angleterre) Stragshaw (Angleterre) Westerglem (Angleterre)		53 54	1,007	120			18.	- Ant.	dir. 7	protect
15	656	100	Kharkov, Ukraine (U.R.S.S.)	385		1	20	H'iversum II (Holland*)			- Pa	rtagée	par
	426	20 80	Bolzano (Italie)	536 610	55	1.016	150	Alep I (Sylle) Graz-Debl (Autriche) Jérasalom II (Paltetine)	. 7"4			pre, l	
		80	Fibrence I (Italie) Naples I (Italie) Turin I (Italie) Mon manch (II D 0 0	1.312	56	1.025	100	Graz-Dobl (Autriche)	886		tar	. Ang	eterre.
	1	150	Turin I (Italia)	986	57	1.034	10			1		anie, Portug	
16	665	100	Vilna. Lithmania (II P g g)	536			100	Lishoune (Portugal) Tallinn, Estonie (U.R.S.S.)		1	l.E	spagne kraine	la la
17	674	100		749	NA.	1.043	70				ľU	kraine	et in
		100	Bodo (Norvège). Rostov-s,-Don (U.R.S.S.)	253 556	l ‴	1.,540					ce	autori	kW di
18	683	150		686			5 20	Kalamata (Grèce) Agadir I (Maroc)			tan	t de e	apter
19	692	150	Nicossia (Chypre) Moorside Edge (Angleterre)				20			1	- Be	dus p	
20	701	100		192			20			II 1	dif	(2).	Dund
	-	5				1.052	150	Hartland Point (Angleterre)		1	Fa:	rham erpool	(2),
	1	120		848		1 -	50				Liv	erpool sbroug	(5),
21	710	150	Finnmark (Norvège) Limeges (France)	847		1	10	Jassi (Roumanie) Foscani (Roumanie)		1	(5)	. Pres	ton (2
22		150		776	60	1.061	60			1	fiel	d (2).	
25	719	120	Lishonne (Portugal) Damas I (Syrie)	629		1	10				- Pa	rtagée	par :
23	728	100		592 601	61	1,070	15	Lishonne (Portuga') Paris II (France) Krasnedar (U.R.S.S.)	276		ner	garit,	a Finl
24	737	1					20	Krasnedar (U.R.S.S.)	1.050		ce.	l'Iria:	nds. It
	18.00	20 50	Jérusalem I (Palestine) Gilwice (Pologne)	1.231	62	1.079	50				(M	aroc), tugal,	IR N
25	1	50		731	63	1,038	10	Korea (Albanie)			la	Yougo:	clavie.
	746	120	Hilversum I (Hollande)	995			150	Droifwich (Angleterre)	1.013				

LON LE PLAN DE COPENHAGUE

ENTRÉE EN VIGUEUR: MARS 1950

ATIONS	frág. act. kHz	CAMAL	MI	kW	STATIONS	fréq. act. kHz	CANAL	kHz	kW	STATIONS	Fréq. act. kHz
rgieterre)	1.013		1	15	Kerkyra (Grèce) Agadir II (Maroc) Mar skeeh II (Maroc)				20	Réseau synch onisé suédois	1.311
renecoslovaquie) bronisé (chécoslovaque	1.004			20	Agadir II (Maroe)		98	1.403	20	Bayonne (Franc?)	1.426
Cornesie (U.R.S.S.)	870			20	Onida (Maroe)				10	Litte (France)	590
	1.059	76	1.205	100	Bord:aux (France)	1.077			20	Oulmorr (France)	
talle)	1.348			10	Bord'aux (France) He'fa (Palestine) Lub.in (Pologn:)				10	Montpe Her (France)	1.390
		77	1.214	- 5					25	Nice (France) Troupes françaises d'occupation en	
(Belgique)	1.285			20		1.149			- 3		
rie)	749			5	Burghead (Angleterre) Dundee (Angl terre)	1.149			20	Komotini (Grèce) Ba anovichi, Biélorussie (U.R.S.S.)	
	629			10	Lisnagarv y (Angleterre) Londonderry (Angleterre)	1.549	99	1,312	20		
	1.687			1	Londonderry (Angleterre)	1.149			20	Bitolja (Yougoslavie) Maribor (Yougoslavie) Pristina (Yougoslavie)	66
tie)	904			58	Moorside Edge (Angleterre) Plymouth (Angleterre)	1,149			20	Pristing (Vourosiavie)	1.32
					Redmoss (Angleterre) Redruth (Angleterre) Stagshaw (Angleterre) Weste glen (Angleterre)	1.149			20		771
(Angleterre)	1.050			10	Rodruth (Angleterre)	1.140	100	1,421	60 20	Split (Yougoslavie)	
neleterre)	1.050				Stagshaw (Angleterre)	1,449	100	1.421	20	Sarrebruck (Allemagne — Zone (ançaise) Sfax I (Tunisie)	1.267
ngieterre)	11400			50 70		1.140	1		- 5	Sfax I (Tunisia)	951
(e)					All magne Les Açores (Portugal)	1.095	l		5		1.012
(France)	859			20			101	1,430	70	Argyrokastro (Albanie)	832
8.8.)	948	78	1.223	20		1.402			10	Conenhague (Danemark)	1,176
0	1,131			20		795	l		50	Madrid II (Espagne)	758
(Hongrie)	1.040	79	1.232	100	Falun (Sued')	1.086	102	1,448	150 25	Luxembourg Ancona (Italie)	1,421
A	1,631		-1202	25	Budejovice (Tchécoslovaquie) Cechy-Zapad (Tchécoslovaquie) Morava-Vychod (Tchécoslovaquie)	1.300	1.40		3	Florence II (Italie)	1.104
				25	Morava-Vychod (Tchécoslovaquie)				- 5	Génes II (Italie)	986
		80	1.241	100	Prague II (Tchécoslovaquie)	1.113			50	Nap'es II (Italie)	1.35
				20	Vaava (Finland-) Bayonne (France)	1.522	1		- 5		761
TIONS *	- 1			20		1.321	1		5	Rés au synchronisé portugais Réseau synchronisé suédois	
	. 1			10	Corse (France) Grenoble (France)	1.319	104	1.457	20	Réseau synchronisé suédois	1.461
on sud-outst.				20	L Hayre (France)	1.456	100	1.401	60	Bartley (Angleterra) Clevedon (Angleterre)	1.384
seet.				20	L Havre (France) Monthéliard (France)	1.068			20		
te Ceneri,				20		1,185	165	1.466	120	Monte Carlo (Monaco)	731
rente en direction de	Sund-			20	Quimper (France) Tiraspo', Moldavie (U.R.S.S.)	832 1.068	106	1.475	30	Vianna II (Autricha)	1,340
ente en direction de So	rie IT	81	1.250	5		1.008		11410	20	Vienne II (Autriche)	1,267
	***			10	Natregyhaza (Hongrie) Zalaegerszeg (Hongrie) 18				20		1.283
vėge (Vigra).				20 50	Zalaegreszeg (Hongrie) 18		107	1.484		Fréqu nee commune internationa-	
portugaise n'est pas surra être réduite à 20	Mine	82	1 259	100	Athlone II (Irland:) Stettin (Pologne)	1.384	108	1,493	60	Réseau synchronisé français	
ente en direction de l'	Egyp.	83	1.268	135		1,006	100	1.502	50	Gomet, Bié orussie (U.R.S.S.)	955
		85	1.286	100	Lille (France) Koslee (Tchécoslovaquie)	1.213	109	1.092	10	C acovie (Po.ogne)	1.335
arente en direction e	te th			20					50		863
ège.		86 87	1.295	150	Ottringhal (Angliterre) Constantine II (Algérie)	1.122	110	1,511	20	Bruxelles IV (B:lgiqu?) Chania (Grécz)	860
inte, Inde.			1.004	40	Oran II (Alekeis)	1.443	1111	1.520	5	Jihtava (Tchécoslovaquie)	1.346
thor.	- 1			50	Oran II (Algéri) Dantzig (Pologne) Stavanger (Norvège) O'chègord, Ukraine (U.R.S.S.)	1,303			30		1.158
rie,	- 1	88 89	1.313	100	Stavanger (Norvège)	850	8		30	Pilzen (Tchécoslovaquie)	514
	- 1	99	1,331	50	Gines (Italia)	1.185	112	1.529	1	Coruna (Espagne) Funchal (Madère, Portugal)	968
terre.	- 11		1,001	25	Messine (Italie)	1.492		1.040	20	Réseau synchronisé suédois (Nord)	
R. l'Autriche, la Be'	ntone			25	Génes (Italia) Messine (Italia) Pescara (Italia) Rome II (Italia)		l		100		1.320
ie, le Danemark, la F	mian.			50 25	Ventee (Italie)	1.258	113	1.538	70	Zone française d'occupation en Al- lemagn	827
me : zone anglals*, G	ibral-	91	1,340	5	Venise (Italie) Alexandrie (Egypte) Crowbolough ou Stagshaw (Angl.)	1.122			5	Réseau synchronisé espagnol	0.01
Songrie, Irlande, Italie a la Norvège, la P	, Li-			150	Crowbo:ough ou Stagshaw (Angl.)	1.122	114	1.546		Réseau synchronisé anglais +	1,474
e, la Russie, San M.	arino.			5	Budaprst (Hongri) Magyarovar (Hongrie)	1.321	1115	1.554	70	Vinnitza, Ukraine (U.R.S.S.) Zone d'occupation américaine en	
				5		1.438	1.10	1.004			1.34
fie La Cité du Vi	atican			.5	Pees (Hongrie) Co-se (France)	1.465			75		
que les récepteurs pe	rmet.	92	1.349	10	Marseille (France)		1114	1,562	20	Tu i, Esthonie (U.R.S.S.)	1.54
	it ré-			10		1.339	***	1,002	20	Réseau synchronisé portugais Rés au synchronisé szédois Réseau synchronisé suisse	1.40
irs.	- 1			50		1.339			5	Réseau synchronisé sulsse	1.37
outh (2). Bristol (2),	Car-			20	Ku'diga, Lettonie (U.R.S.S.) Modona, Lettonie (U.R.S.S.)	1.104	117	1,570	70	Zone d'occupation soviétique en Al-	-
dimbourg (5), Exeter (5), Hull (5), Le'ds	(5).	93	1,358	100	Tirana (Albanie)	1.238	1	1	5	Réscau synchronisé espagnol	1.490
20), Manchester (2), Le-on-Tyne (5), Plys	Mid-	94	1.367	5	Tirana (Albanie)		1		5	Sfax II (Tunisie)	1
= (2), Redruth (2),	nouth			25			118	1.578	10	Réseau synchronisé italien Fredrikstad (Norvège)	1.276
), Redruth (2),	orier-			24	Porte (Postuga)	1,411	1110	1.586	70	Zone d'occupation anglaise en Alle-	1.276
l'Autriche, la Belgiqu		95	1,376	150	Strasbourg II (France)	1,393		11000	-	magne	1,336
		96	1.385	100	Strasbourg II (France) Madrid I (Espagne) Kaunas, Lithuanie (U.R.S.S.)	1.022			5		1.500
france, l'Angleterre, la	Grè-			150	Kaunas, Lithuanie (U.R.S.S.)	153	120	1.594		Fréquence commune internationa-	1
Hollande, la Pologr		97	1,394	15	Bornbirn (Autriche) Graz (Autriche)	1,285	121	1,602	70	le ++ Zone d'occupation américaine en	
	To at			15	Innsbruck (Autriche)	519		1.446		Allemagne Résea; synchronisé no végien	1.193
Sulase, la Syrie, Tries					Linz (Autriche)	1.294					1.35

RADIONAVIGATION

MONDIALE

Pourquoi de nos jours encore la sécurité du trafic aérien dépend du temps qu'il fait? Pourquoi n'utilise-t-on pas ou utilise-t-on mal les moyens de radionavigation existants? Que faut-il faire pour améliorer cette situation? à l'échelle mondiale — les réalisations radiolèctriques, pourtant remarquables, abeurtent aux conflits d'intérêts, aux dirférences des conditions géographiques, de tempéraments nationaux de langage, et aux différences des possibilités économiques actuelles et futures.

Efforts vers la coordination

Dès la fin de la guarra, la bessea muprièrezz d'une organitation medicila; a éde compris un pru partout; les travaux de connus sous les nom de P.I.C.A.O. (Peutsissant international Civil Aviatice Organisiant international Civil Aviatice Organisiant international Civil Aviatice Organitica de la company de la company de la primité popour la première, bases d'une tain nombre de définations et se norme tain nombre de définations et se norme concernatie selférentes fonctions de la concernation de l'internation et de la company de la se la company de la company de la company de la se la company de la compan

Projet de la Federal Telephone Corporation

Différents organismes, officiels et privés, travaillent, depuis trois années, à combler cette lacune, La tâche est difficile; de nombreux facteurs, concourent à la rendre presous inextricable. Enumé-

a) La situation actuelle dans les différents pays (nous l'avons décrite sommatrement):

rong-les

b) La nécessité de résoudre, au plus tôt, certains problèmes particulièrement urgents pour la sécurité des communications sériennes;

 e) La liaison intime entre les problèmes techniques et certains problèmes économiques;

d) Lea difficultés habitutés inhérentés à tout essal d'organisation technique et matérielle à l'échille internationale. C'est dire que la plina d'avassible n'est constitutés de la plan d'avassible n'est définitive, Mais ai le plas l'ui-mème nézate pas encore, nous commençous à rezis nécessalirment, et c'est cette trais qu'i prognaisation (l'utre que nous allons résumer dans eq ui util. Nous à devons présumer dans eq ui util. Nous à devons résumer dans eq util. Nous à devons résumer des présents de l'est cette des résumer d'apprécondir cette question pours se sporter aux publications de principal de l'est de l'est de l'est de l'est de pours se sporter aux publications de

Les problèmes essentiels de la navigation aérienne peuvent être classés de la façon suivante:

1* Le problème de la navigation à

1* Le problème de la navigation à grande distance (océans, régions inhabitées); 2* Le problème du vol dans les zones à

grande densité de trafic et dans les zones d'approche des aérodromes; 3° Le problème de l'atterrissage,

(1) Voir en particulier Electrical Communications, de juin 1946.

Vers un Plan de coordination

Considérons le cas d'un avion décollant pour un voyage de piudeurs millers de kilométres, au-dassus d'un océan ou de continents inhabités, avec une ou deux escales en cours de route. Il est indispensable de l'équiper avec un appareil capagraphique en tout point du globe, Quel système choisi?

Le Decca (ou sa réplique américaine, le Loran) donne une excellente précision, la certitude de ses indications est absolue, mais le nombre des stations Decca est encore très réduit; d'autre part, le système présente un point faible, c'est la nécessité d'un pérégiage au départ (1),

Il citate également des radiophares omnidirectionnels domant l'animit du mobile per rapport à la station émettrice, Mais al nous equipona notre avion avec for de survoler des régions qui n'en sont pas équipées, Pour blen faire, il faudrait mêms temps qu'un récopreur de radiophare, un navigaseur Deces, un radiocompas automatique, etc., aucun de ces apprasi de l'animent de l'animent de l'animent pas automatique, etc., aucun de ces apprasitureur estandraides qu'un et d'intrastructure s'anadraides qu'un cut et d'intrastructure s'anadraides qu'un cut de l'animent prastructure s'anadraides qu'un cut de l'animent prastructure s'anadraides qu'un contrait de l'animent present de l'animent de l'animent de l'animent de l'animent present de l'animent de l'anim

All arrivant au voldinage d'un termin de contracte de la contr

Abandomant le système G.C.A., nous décidons d'équiper notre avion pour re-cevoir les radiophares d'approche, expérimentés depuis longtemps, et qui permet-cit, l'aire de entre l'Alland, par E. Alsandom (Lana), par E. Alsand


tent de prendre, à 50 ou 70 km de dis-tance, le chenal d'alignement conduisant au terrain. De part en part, un émetteur de radiobalise rayonnant un faisceau vertical, nous indiquera la distance du terrain. Ces appareils équipent de très nombreux terrains, et jeur fonctionnement est satisfaisant. Mala quel modèle de récepteur, quelles longueurs d'onde convient-il d'adopter ? Sur les différents terrains, nous rencontrerons des radiophares à ondes moyennes, des radiophares à ondes courtes et très courtes, des radiophares à indication auditive et d'autres à indication visuelle, des balises sur des longueurs d'onde très variées, émettant des signaux modulés et manipulés de façons diverses... Là encore, il faudrait charger notre avion d'une demi-douzaine de récepteurs et or-ner la carlingue d'autant de dispositifs

Mais revenone à la question qui nous intéresse : quel récepteur d'atterrissage mettrons-nous finalement à bord de notre avion? Il résuite de ce qui précéde qu'il en faudrait plusieurs (et enore ne serait-on pas certain de pouvoir effectuer partout un atterrissage instrumental).

Done, au fur et à mesure que nous envisageons les différents problèmes, de la navigation aérienne, nous sommes amenés à transformer notre avion en un laboratoire volant, encombré d'appareils radioélectriques et nécessitant un personnel spécialisé pour leur exploitation. C'est ce resultat paradoxal qui caractèrie la situation actuelle : faute d'une organisation rationnelle de l'effort technique — et ce La FTR a présenté un projet de trois ensembles de matériels apportant la solution progressive des trois grands problèmes ci-dessus.

Navigation à grande distance

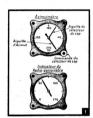Les routes aériennes couvrent aujourd'hui le globe entier; en 1947, les avions des lignes commerciales ont parcouru plus de 500,000 km par jour l'Oest dire l'importance sctuelle des communications transcontinentales et transocéaniques et le besoin croissant d'apparells de navigation appropriés. Quelles doiven et son



les caractéristiques particulières des appareils conçus pour la navigation à grande

Il est blen évident que lorquion se touve au milleu de l'Océan, il aufit que les réderments soient exects à quédies tes réderments soient exects à quédies de les d'une importance optitule que les indications obtenues soient absolument dans que toute saien, et às muit. D'autre part, le réesu des sites às muit. D'autre part, le réesu des sites du syéches adopté doit pouvoir trices du syéches adopté doit pouvoir trices du syéches adopté doit pouvoir trices des que les adations flottances au milleu des océans, out en assurant, en chique point du goos ausceptible d'être autre de chique soit chique point du goos ausceptible d'être chique point de deux settlems au monte, ausceptible d'etre de l'entre d

Une étude approfondie de la propagation des ondes acido, approvée sur les résultats de mosures accumulée pendant prisacurs annes, a montre que setule les prisacurs annes, a montre que setule les 50 et 100 kHz peuven, donner des llainosa 100% sibre, sux distances de l'ordre de 1,600 km, qu'il s'avrère nécessaire de 1,500 km, qu'il s'avrère nécessaire de 1,500 km, qu'il s'avrère nécessaire de 1,500 km, qu'il s'avrère nécessaire de de 1,500 km, qu'il s'avrère nécessaire de des fatalions affuées à terre et avre des puisances d'émission raisonnaises na risonnaises

Le nombre total des stations nécessaires serait, dans ces conditions, de l'ordre de 70, leur puissance volsine de 7 à 10 kW au Canada, de 25 kW dans la région de





New-York et de 100 kW dans les régions tropicales (1).

Nous ne donnerons pas une description débailée du système proposé par la Féderai Telephone and Radio Corporation ; disons simplement que ce système comportera une double indication, prove-

nant :

1° d'un azimutmètre recevant l'émission des radiophares omni-directionnels du réseau et donnant l'azimut de l'avion par rapport aux stations relevées; 2° d'un radiogoniomètre automatique,

2° d'un radiogoziomètre automatique, utilisant le même récepteur (avec un circuit B.F. spécial), la même antenne, — qui est un cadre blindé — et les mêmes stations au sol.

mes statuons au sol, emergiatrica une deve accessanta (fig.) di tableau de bord : on voit que la vérification des reeves de immediate. La scheme ayropticerte en la compania de la compania de tions du système, qui, avec une seule antenne et une seul récepteur (les parties B.F. correspondant à chaque fonction sont entirement indépendantée, Celles-el doivent être identiques : à elles ne le sont par, c'est que l'une d'éties au moins est parties de la compania de la compania de parties de la compania de la compania de parties de la compania de la compania de parties de parties de la compania de parties de parties de la compania de parties de

Le grand avantage du système réside donc dans, le fait de mettre l'équippae à l'abri des indications erronées, Une panne compléte est toujours possible, mais ce qu'on a surtout voulu éliminer, c'est le danger permanent, de l'erreur que l'équipage ignore, le danger qui existe dans tous les systèmes ne comportant pas de vérification (automatique ou non) des indications.

On pourrait penser, a priori, qu'avec les mêmes stations terrastree et le même appareil de bord, les erreurs éventuelles de l'azimutmêtre et du radiogoniomètre devraient être les mêmes, Or, il n'en est rien; les catégories d'erreurs sont très différentes dans les deux cas, ainsi que le résume le tableau C-dessous: les indications de l'azimutmètre et celles du radiogoniomètre. En comparant les deux lectures, le pilote sait donc immédiatement s'il y a erreur ou non.

Notons encore que le cadran de l'indicateur goniométrique est mobile autour de son axe et que l'on obtient le glemens vrai de l'avion par l'asservissement du cadran au compas de bord; l'indication de la direction nord ainsi obtenue est suffrisuré par l'azimutmètre (fig. 3), et l'ansuré par l'azimutmètre (fig. 3), et l'anle β, obtenu à partir du radiceoniomè-

tre (conjugué avec le compas de bord), solent comparables. Signalons, pour terminer, que la bande passante du système doit être extrémement étroite (de l'ordre de 20 p/s) si l'on désire que les communications solent très sûres (probabilité comprise entre 98 et 100%). Pour augmenter encore la sé-

trés sires (probabilité comprise entre 96 et 100%). Pour augmenter encore la sécurité, les signaux sont intégrés sur pluseurs secoches, ce qui augmente la durée de la lecture, Mais qu'importe cette lentur relative, quand on se trouve au milieu de l'Océan, devant la certitude d'un relevé exact ;

Nous Insistens aux ets appete de la contratte de la contratte

Bien caractéristiques de cette maturité

and the contract of the contra									
Erreurs de polarication Erreurs d'équilibrage du cadre, Erreurs de l'indicateur.	Erreurs dues aux ondes réfiéchies (montagnes). Errurs dues aux déphasages parasites des antennes d'émission, Erreurs de l'indicateur.								
On peut démontrer qu'at	ucune de ces sont les conclusions auxquelles les tech-								

mesures ne peut affecter simultanément

(1) Ces puissances constituent des maxima nécessaires seulement pendant cirtains jours de l'année; en temps normal, les stations pour-ront fonctionner avec des puissances réduites

au quart de ces valeurs.

niciens américains sont arrivés concernant le problème de la navigation dans les régions métropolitaines et dans les zones d'approche des aérodromes.

(Suite et Jin ou prechain auméro)



ANALYSE D'UN RECEPTEUR

INDUSTRIEL

DE CONCEPTION NOUVELLE

Introduction

A la fin de la guerre, on avait fondé sur la technique des circuits appliqués beaucoup d'espoirs qui ne semblent pas avoir été pleinement justifiés. La raison principale semble en être que, telle qu'elle avait été originalement concue. cette technique ne s'appliquait qu'à certains cas d'espèce très particuliers, dans lesquels la nécessité de produire en un minimum de temps des quantités énormes d'appareils relativement simples, de poids et d'encombrement réduits, imposait une modification radicale des techniques traditionnelles.

L'exemple-type est celui des détonateurs de proximité, dont des millions étaient nécessaires dans un délai très court, et que seule l'impression des circuits rendit possible avec une réduction de volume et une légèreté suffigantos Pour les fabrications du temps de

paix, la question se pose de façon différente, particulièrement en ce qui concerne les récepteurs de radiodiffusion : encombrement et poids sont des considérations secondaires, des limites satisfaisantes dans cet ordre d'idées étant atteintes sans difficultés avec un câblage classique. La considération primordiale est le prix de revient, et il est évident que seule une production en très grande série permet d'atteindre un prix assez bas tout en assurant l'amortissement de l'outillage spécialisé nécessaire

Il est remarquable que dans le pays possédant les plus importants débouchés - j'ai nommé les U.S.A. - ces considérations économiques ont fait que, après quelques essais limités, les constructeurs en sont revenus aux méthodes classiques de fabrication.

Est-ce à dire que la technique des circuits appliqués soit réservée à des produits très spéciaux, dans lesquels faible encombrement, légèreté et rapidité de fabrication passent avant le prix de revient ? Nous ne le pensons

D'abord, il y a de toute évidence des débouchés dans le domaine des récepteurs populaires à très bon marché, destinés à une clientèle à faible pouvoir d'achat. De tels récepteurs n'étant commercialement pas intéressants aux U.S.A., les constructeurs américains se sont désintéressés de la question, mais l'exemple de J. Sargrove, en Angleterre (voir notre numéro 115, mai 1947), prouve qu'une telle application est non seulement possible, mais encore très intéressante du point de vue économique.

En France évidenment le problème se pose de façon différente. Les débouchés ne justifient pas une production spécialisée en très grande série, et la clientèle pour un récepteur simplifié. par exemple du type détectrice+BF+ valve comme celui produit par Sargrove, est trop réduite pour être commercialement intéressante. Il était donc nécessaire de procéder

à une adaptation spécifiquement desti-

née au marché français, et le problème semble avoir été résolu avec élégance par un de nos constructeurs. C'est, en effet, Ariane, l'une des maisons les plus anciennes, qui a trouvé... le fil d'Ariane menant vers une nouvelle conception du récepteur.

Genèse du récepteur


Le but à atteindre était simple : obtenir un maximum de performances pour un priz de revient minimum, Dans l'état actuel des choses, le seul modèle de récepteur, capable d'assurer des performances suffisantes sur le marché intérieur aussi bien qu'éventuellement sur le marché extérieur, est le superhétérodyne classique. Le sempiternel « 4+1 » constitue le cheval de bataille de bien des constructeurs, et il semble difficile d'en réduire seasiblement le prix si l'on adopte les techniques traditionnelles. On a donc essayé, en partant d'un

« 4+1 » standard, toutes les « astuces a techniques suscentibles de simplifier le schéma et de réduire le prix de revient, sans modifier les performances. Le récepteur est du type tous-courants, et les lampes Rimlock, dernières nées de la technique européenne, ont été adoptées en raison de leurs excellentes performances dans ce genre de Le schéma définitif fixé, on s'est at-

taqué au côté réalisation, et la solution adoptée s'écarte résolument des sentiers battus. Là aussi, on a procédé à divers es-

sais dans différentes directions : en particulier on a essayé le cáblage par estampage. Finalement cependant, le nombre des connexions étant très réduit en raison de la conception mécanique très étudiée, il s'est avéré qu'un câblage classique par fils et soudures était le plus économique : il n'y a guère qu'une vingtaine de connexions dans le récepteur.

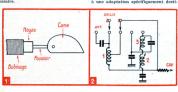Le schéma finalement retenu est celui du superhétérodyne tous courants à trois lampes plus valve, équivalent au quatre lampes plus valve car on a adopté un circuit réflex dans lequel la même lampe sert à l'amplification M.F.



et à la préamplification B.F. La mise au point d'un tel système est assex délicate, mais une fois que les valeurcorrectes ont été dablirs que s'auleurce de la comme de la comme de la comme allons examiner en détail quelques points particuliers, le schéma général de principe étant donné figure 6.

Partie H.F.

Le récepteur possède quatre gammes: deux O.C. semi-étalées couvrant de 16 à 51 mètres; une gamme P.O. et une gamme G.O. normales. Pour l'exportation, on peut avoir trois gammes O.C. et une gamme P.O. les G.O. étant supprimées.

Une grosse économie résulte de la suppression du condensateur variable, l'accord étant fait par variation de self-induction à l'aide de novaux en fer divisé plongeant dans les enroulements d'accord et d'oscillation. Les procédés utilisés jusqu'à présent pour assurer le déplacement du noyau sont de deux sortes : les systèmes à câble, et les systames à crémaillère. Les premiers sont peu sûrs et sujets à caution, les seconds sont mécaniquement complexes et coûteux. De plus, tous deux souffrent d'un défaut majeur : la variation linéaire de la position du novau. Lorsque le noyau commence à pénétrer dans la bobine, la variation de self-induction est très rapide, et diminue au fur et à mesure que la pénétration augmente. Le résultat pratique est que les stations sont très serrées sur le cadran au début et très espacées à la fin.

On a proposé, pour remédier à ce défaut, de faire un enroulement à pas variable, les spires étant boblaées à pas de plus en plus serré dans le sens de la pénétration. Une telle façon de bo liner n'est ni simple, ni économique.

La solution adoptée dans le récepteur Ariane 48 remédie à tous ces inconvénients: le boblinage est fait à pas régulier, et le noyau est de forme cyladique normale, mais son déplacement est commandé par une came dont on peut faire varier le profil à volonté. On est ains maltre de la répartition des fréquences sur le cadran, exactement comme on l'est si l'os modifie le

prefil des lames mobiles d'un condensateur variable.

La figure 1 montre le principe du système. Un rersort de rappel maintient le poussoir au contact de la canet assure le rautrapage automatique du

jeu. Le rapport des self-inductions pour les deux positions extrêmes du novau atteint 9:1 en P.O.

La même came commande deux requaux, l'un pour l'oscillateur et l'autre pour l'accord, qui plongent dans deux tubes moulés en poiystyrène.

Toutes les bobines d'accord sont disposées sur le même support, et toutes les bobines d'oscillation sur un autre

La commutation complète de ousles circuits d'accord et d'oscillation pour les quatre gammes est assurée par un contacteur à une seule galette, deux circuits, quatre positions; ia mise au point de la commutation a demandé pas mai de temps et de patience.


La figure 2 indique la commutation des circuits d'accord. Le rotor porte une paillette de contact A et une paillette de court-circuit B. Le dessin représente la première position O.C.1. Le détail des circuits obtenus pour les dif-

férentes gammes est donné figure 3. En O.C.1, une partie seulement de la bobine 1 est utilisée. l'autre étant courtcircuitée. La partie utile résonne au milieu de la gamme O.C.1. En O.C.2, la totalité de la bobine 1 est utilisée et résonne au milieu de la gamme. En P.O., la bobine 1 constitue le primaire et les bobines 2 et 3 en parallèle, de self-induction variable, le secondaire. En G.O. le primaire est identique, et les deux bobines 2 et 3 sont en série dans le secondaire. Les positions relatives des bobinages ont été étudiées de telle sorte qu'en combinaison avec le déplacement du noyau, qui fait varier le couplage, le gain du circuit d'accord soit sensiblement constant sur toute

La commutation de l'oscillateur est indiqué figure 4. la position indiqué correspondant à 6.02. Le rotor du commune de dat de commune de dat de commissions obtenues est donné figure 5. On constate que la bobine accordés P.O. reste constantant est bobines en O.C.1 et O.C.2, avec une capacité additionnelle en O.C.2; elle est seule en P.O., et en O.C.2; elle est seule en P.O., et an O.C.2 (elle est seule en P.O., et an O.C.2).

l'étendue des gammes P.O. et G.O.

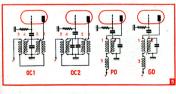Le montage de la lampe changeuse de fréquence elle-même n'offre rien de particulier. La polarisation est assurée par la ligne CAV.



Partie M.F.

Ainsi qu'il a été dit, la lampe M.F. fonctionne aussi en préamplificatrice B.F. grâce à un système réflex. Nous négligerons pour le moment la partie B.F. et ne considérerons que la M.F.


Les transformateurs M.F. sont à pots fermés; les deux enroulements étant faits sur la même carcasse dans un seul pot, sont à couplage très serré, et le noyau du pot accorde en même temps primaire et secondaire. De plus, le transformateur étant en quelque sorte autoblindé, aucun boîtier n'est nécessaire. Les pots sont fixés nus sur le châssis.

L'écran de la lampe M.F. est alimenté, en même temps que l'écran et que la plaque oscillatrice de la changeuse de fréquence, à l'aide d'une seule résistance chutrice série. La polarisation de l'amplificatrice M.F. est assurée par la tension d'antifading développée aux bornes de la résistance de charge de la diode. La résistance en série dans le retour de grille et le condensateur de découplage associé (C et R) constituent un filtre passe-bas qui laisse passer la composante continue d'antifading et les tensions B.F. redressées par la diode, mais arrête les tensions H.F. résiduelles après détection. On voit que le système réflex est particulièrement simple.

En réalité, cependant, les valeurs sont assez critiques, et il s'est avéré nécessaire de prévoir un des deux éléments, résistance ou capacité, ajustable lors de la mise au point. On a alors songé à utiliser une réaction limitée en réduisant la valeur de la résistance pour qu'une faible partie de la tension H.F. résiduelle soit réinjectée sur la grille. Compte tenu de ce que le condensateur qui shunte la résistance de charge de la détection dérive à la masse la presque totalité de la H.F., il est remarquable qu'on puisse atteindre l'accrochage par ajustage du condensateur C. Pratiquement, cependant, on se règle très loin de l'accrochage, le condensateur C étant ajusté lors de la mise au point, pour compenser les variations inévitables de châssis à châssis et assurer une sensibilité uniforme pour tous les récepteurs.

Basse fréquence

Les tensions B.F., amplifiées en réflex par la lampe M.F., traversent sans difficulté le primaire du transformateur M.F. et sont recueillies aux bornes de la résistance de charge de 30,000 ohms. Un condensateur mica de 500 pF assure le passage de la M.F. en découplant la résistance de charge. On remarquera que la même lampe scrvant pour l'amplification M.F. et B.F., l'antifading agit à la fois en M.F. et B.F. Comme il est déjà appli-

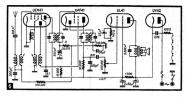

qué à la changeuse de fréquence, il agit donc effectivement sur trois étages, et il se révèle pratiquement d'une remarquable efficacité.

La lampe de sortie est une UL41 montée de façon classique. L'anode est alimentée en tension redressée brute avant filtrage, cela en vue de réduire le courant qui traverse la résistance de filtrage.

L'alimentation n'appelle aucun commentaire particulier, si ce n'est que le récepteur est livré indifféremment pour les réseaux à 110 ou à 220 volts environ. Le filtrage est assuré par une résistance et par deux condensateurs de forte valeur. Le ronflement résiduel est très réduit.

Le haut-parleur utilisé est un 12 cm à aimant permanent du type tropicalisé; nous allons voir que l'ensemble du récepteur est aisément adapté aux conditions tropicales.

Châssis

Le châssis à proprement parler n'existe pas! On a une plaquette en matière plastique moulée sous pression, dans laquelle sont venus de moulage les supports de lampes, les emplacements des cosses, les embossages dans lesquels sont fixées des lames de mica métallisé qui formeront les divers condensateurs au mica, les logements des capacités et résistances dans l'épaisseur qe la plaquette, les trous nécessaires au passage des fils ou cosses, les supports du potentiomètre et du contacteur et, enfin, la glissière-guide dans laquelle se déplace un coulisseau qui porte les noyaux.

Toutes les masses indiquées sur le schéma sont réunies à un seul fil commun. Le fait que la plaquette-châssis est isolante permet d'employer un coffret métallique sans aucun danger, la masse du coffret n'étant pas reliée au secteur. De plus, le coffret métallique sert d'antenne intérieure pour la réception des émissions locales.

La came qui commande le déplacement du coulisseau porte-noyaux est également venue de moulage en un seul bloc avec le tambour de commande. Celui-ci sert de support à une bande en matière plastique sur laquelle sont imprimés en couleurs les noms de stations et les fréquences. Différents types de bandes sont dispombles selon le pays auquel est des-tiné le récepteur. Le tambour de commande assu e directement la démultiplication nécessaire. En fait, le cadran développé mesure 320 mm, et la recherche des stations est très facile, même en O.C. où l'on bénéficie encore du fait que les bandes sont semiétalées.

La tranche du tambour est moletée et apparaît sur la face avant du récepteur au-dessous de la partie du cadran en service. Elle sert de commande pour la recherche des stations.

Le coulisseau porte-novaux est moulé séparément. Il comporte un ressort de rattrapage de jeu automatique, et supporte un galet qui roule contre la came de commande contre laquelle le maintient un ressort de rappel. La rotation du tambour est limitée par des butée à 0 et à 360 degrés.

Lorsque tous les éléments et connexions ont été fixés, la plaquette châssis peut être très aisément tropicalisée par simple immersion dans un produit spécial suivie de séchage. Ce genre de traitement est extrêmement efficace.

Coffret

Le coffret est en métal embouti. Il est revêtu de peinture laquée dans des tons différents, puis séché à l'infra-

Les appliques décoratives et les boutons sont venus de moulage en styrolène de couleur adaptée à la couleur du coffret.

Les dimensions extérieures sont de 290×190×170. La forme donnée au boitier est très élégante et moderne. La face avant porte, outre les enjoliveurs et la grille du haut-parleur, le cadran et le tambour de commande, et les boutons du commutateur et du

potentiomètre de puissance. Les positions sont indiquées sur le coffret même.

Fabrication

Le cycle complet de fabrication demande 84 minutes. On conçoit aisément que l'économie de main-d'œuvre est considérable Jointe aux possibles possible de vendre ce récepteur à un prix remarquablement réduit, en fait inférieur à 9000 france.

De plus, le prix de revient de la placute-chaissi einnt faible, le constructeur a introduit une innovation notable: une poste en panne n'est pas réparé, mais son châssis est purement un chaissi neuf, pour un prix forfaitaire minime. De plus, une garantie totale couvre le poste, et l'usager est ainsi assuré de toujours retirer un maximum de assifiaction de son ré-

Conclusion

A temps nouveaux, technique nouveles. Sérieusement deudé, techniquement et pratiquement et pratique. Ellen que ce récepteur soit leur l'autonnaires sur le marché radiolécites demandé sur le marché extérieux. Ellen que ce récepteur soit le principal de la mère acceptionnellement bas.) le constructeur a riserve partie la protatute de as fairica-temps de la fairica de l'autonnaire d

classe... et de ce prix.

L'idée hardie de suppression du dépannage par échange standard apporte
un attrait de plus pour l'usager, et un
argument de poids pour le revendeur.

argument de poids pour le revendeur.

Le succès qui a accueilli ce récepteur dès son apparition est garant de la justesse de vues qui a présidé à sa conception et à sa réalisation.

A.V.J. MARTIN et H. KUSCHMANN.

UN SUPER 3+1 ÉCONOMIQUE

L'intérêt soulevé par le problème du récepteur économique (voir nos numéros 121, 125 et 128) demeure toulours vif parmi nos lecteurs et nous vant de nombreuses sugrestions, souvent très ingénierses. Témoin cette lettre d'un excellent technicien tourangeau qui nous soumet un schéma ayant victorieusement subi l'épreuve de la pratique. Le montage aurait-il autant de succès dans les grandes agglomérations urbaines où l'érection des antennes extérieures se heurte à beaucoup de difficultés ? A nos lecteurs d'en juger.

J'ai lu avec intérêt les différents articles de Toute la Radio, à laquelle je suis abonné, concernant les diverses solutions adoptées en vue de la réalisation d'un récepteur économique.

Considérant que la question n'est pas épuisée, je me permets de vous présenter une solution étudiée par mes soins, l'hiver dernier, et réalisée depuis à de nombreux exemplaires.

En examinant de près le prix de revient d'un récepteur prét à la vente, et non pas le chà-dis suil, on s'aperçoit vite que les gros morceaux sont consvite que les gros morceaux sont constitue de la constitue de la constitue de la haut-parieur, le dispositif d'alimentation, les bolinages, le C.V. et defunitiplicateur. On ne peut donc espiere le reite pouvant être considéré comme des broutilles. Le but à atteindre étant la uniforme de la constitue de la contre de la contre de la contre de la vente de la contre de la contre de la vente de la contre de la conlección de la conlección de la contre de la conlección de la conduit et en général peut exigeante, la solution adoptée est la suivante. Super P.O.-G.O. avec un seul trans-

formateur M.F. à gain élevé et à réaction, détection piaque, C.A.V. facultatif, alimentation par transformateur, H.P. de 16 cm. Lampes utilisées: 6E8 607 6M6 1883

C'est en raison du prix plus faible des supports que Jfa adopté les lampes amér.caines. La valve 1883 a paru préférable à cause de son intensité filament plus faible. En décetion, la 6Q7, moins coûteuse que la 6H8, donne les mêmes résultats.

hemenes resultats.


Le démittiplicateur fait partie du châssis, l'aiguille est suspendue au câble d'entrainement, la glace du cadran est fixée à l'ébénisterie, laquelle est réalisée en contre-plaqué d'oukoumé verni directement à la cellulose, dimensions 42 x 30 x 21, très étudiée au point de

vue dessin et réalisation.

Le réceptur ainst terminé a l'apparence d'un appareil beaucoup plus confortable. Très bon au point dev ue muqu'un récepteur classaque, mais cela est adsément compensé par l'adjonction d'une antenne extérieure de 10 à 12 m. dispernable à cause des parasites. Le disponible à cause des parasites. Le dispositif de réaction est très stable et permet, le réglage de la sélectivité, « au

Il n'est pas douteux qu'un récepteur de ce type, dont la réalisation serait entreprise en grande série avec les moyens appropriés, pourrait être lancé sur le marché à un prix extrémement bas, tout en donnant satisfaction à une grande masse d'auditeur.

A. POTTIER (Tours).

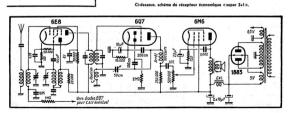

INTERPHONE

A INTERCOMMUNICATION TOTALE

Avantages

de l'intercommunication totale

Le « classique interphone », malgré ses avantages certains, reste encore un procédé de communication assez restreint en possibilités, puisqu'il ne permet que la conversation directeur-employé et vice versa. Aussi n'est-il pas rare de voir volsiner, dans certaines entreprises assez importantes, le télébone automatique et l'interphone.

phone automatique et l'interphone. L'interphone à intercommunication totale, comme son nom l'indique, permet à n'importe quel post secondaire d'entrer en communication avec un autre poste secondaire ou avec le poste directeur, bien entendu. Et cela permet d'obtenir, en pius des mêmes avantages que le téléphone automatique, les avantages de l'interphone proprement

Inconvénients

On peut classer en deux groupes bien distincts les types d'interphones à intercommunication totale qui existent actuellement sur le marché:

 a) Ceux qui nécessitent l'intervention du directeur, ou d'un standardiste, pour établir une communication entre deux postes secondaires;
 b) Ceux dont l'intercommunication se

 b) Ceux dont l'intercommunication se fait automatiquement, sans l'aide d'une tierce personne.
 Ces deux procédés ont chacun leurs

avantage et leurs inconvinients.
Dans le premier, le poste principal
conserve son rôle directeur, pulsque
l'établissement d'une communication
nécesaite son intervention. Il peut done
unuication, ai celle-cl' n'est pas jugée
indispeasable; mais cela contraint le
directeur à des manœuvers frequentes,
c'est-à-dire à jouer le rôle de « standartion de l'accessite la présence d'une

employée affectée à une telle fonction.
Dans le deuxième système, les communications sont libres, mais le poste
principal est reumené un role de poste
tionnés permettent, cependant, au ditionnés permettent, cependant, au ditrecteur de contrôler les conversations à
l'insu même des postes secondaires.
Malheureusement, ces demicra systèvue construction et possèdent, en plus
d'un nombre asses important de relais

électro-mécaniques, de nombreux fils de liaison qui en font des appareils très coûteux, non seulement par leur prix d'achat, mais aussi et surtout par le coût de leur installation

Le système proposé

Il comporte :

A) Une boite de connexions dans laquelle on trouve, en plus de deux relais par poste, un relais « écoute-parole » et un relais « fin de communication »

B) Une boîte « ampli » réunie par deux fils à la précédente; C) Les postes secondaires réunis par

deux fils à la boîte de connexions;

D) Le poste principal réuni à la
« boîte relais » par un nombre de fils
variable avec le nombre de postes se-

condaires.

Bien que la liaison des postes secondaires ne se fasse que par deux conducteurs, les possibilités du système sont multiples.

sont multiples :

1. Signalisation lumineuse permettant à l'usager du poste secondaire de voir à distance s'il y a occupation ou non

de l'amplificateur;
2. Secret de conversation;

 Sécurité de fonctionnement : une défaillance dans la signalisation pou-

vant se produire, le système reste protégé de l'embouteillage qui pourrait, éventuellement, avoir lieu;

 Possibilité pour le poste directeur de voir, sur un tableau lumineux, les postes qui communiquent;
 Contrôle des conversations en

cours par le poste directeur;

6. Appel général à partir du poste directeur;


7. Priorité du poste directeur.


Pour lire un schéma « téléphonique »

Nous pensons qu'il serait bon, avant d'entreprendre l'analyse du schéma général, de donner quelques indications au sujet de la représentation normalisée des relais. En effet, les techniciens radio ne cachent pas leur mépris pour ce que les télégraphistes (ou téléphonistes) appellent la « filasse ». Ensuite ils sont mal familiarisés avec les nombreux contacts que l'on peut trouver sur un relais électromécanique Le novau magnétique (fig. 2) sera représenté par un rectangle et son enroulement par une ligne brisée en forme de V. Il n'est pas utile de représenter, comme on le fait souvent, le ressort de rappel.

Il existe deux sortes de lames de contact : les lames mobiles, qui sont représentées par un trait vertical, et les lames fixes, qui porter chacune une pointe de contact. On appelle repso toute lame fixe qui reste en contact avec une lame mobile lorsque l'enroaucun courant, et fravoid toute lame fixe qui vient en contact avec une lame mobile lorsque le relaise et excité.

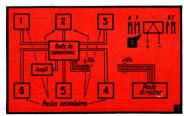A droite (du circuit magnétique), nous avons figuré ce que l'on appelle, en termes de métier, un RT, autrement dit, un « repos et travail » combinés, Dans ce cas, la lame mobile s'appuie tantôt sur l'un tantôt sur l'autre: à



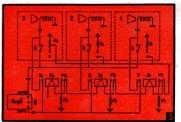

gauche, nous avons un « repos » et un « travail », chacun étant indépendant l'un de l'autre. Enfin, pour faciliter la lecture du schéma, nous représenterons les pointes de contact « repos > en noir et les pointes de contact « travail » en blanc.

Principe de fonctionnement Lorsque l'on veut réaliser l'intercom-

munication totale de trois postes, par exemple, quelques instants de réflexion nous permettent de voir qu'il y a au moins deux connexions importantes à effectuer. D'une part, le poste demandeur doit se placer à l'entrée de l'amplificateur, d'autre part, il faut opérer une sélection parmi les deux autres postes restants, et placer celui qui a été choisi à la sortie de l'amplificateur. La liaison devant être bilatérale, il

faudra, en outre, prévoir un système inverseur qui jouera le rôle de la clé « écoute-parole ». En examinant le schéma de la figure 3, nous voyons que la première connexion est faite très simplement à l'aide d'un interrupteur I. Pour réaliser la deuxième, nous avons groupé en série trois relais, chacun de sen-

sibilité différente. Le premier (B1) sera plus sensible que le deuxième (B2) et celui-ci plus sensible que le troisième (B.). Cela étant posé, analysons le fonctionnement de ce montage en prenant un exemple. Supposons que le poste 1

demande le poste 2: 1º Abaissons l'interrupteur I: le poste 1 se trouve alors branché à l'entrée de l'amplificateur.

2º Donnons à R, une valeur telle que le courant admis actionne les relais Bi et Bs. Que se passe-t-il?

a) B1 viendra au « collage », mais retombe aussitôt, son alimentation étant coupée par le « repos » de RT:;

b) Be reste excité, car la lame mobile de RT, vient buter contre le con-

tact de maintien (« travail » de RTs); c) Le « travail » To du relais Bo connecte la ligne du poste 2 à la sortie de l'amplificateur.

Vollà donc effectuées les deux connexions fondamentales, et le demandeur n'a plus qu'à parler devant le haut-parleur du poste 1 pour être entendu par son correspondant placé au poste 2.

Nous remarquerons cependant que la liaison n'est pas bilatérale. C'est à dessein et pour faciliter la compréhension de ce schéma que nous n'avons pas représenté le relais effectuant la fonction « écoute-parole ».


Perfectionnons notre système et nous obtenons le montage de la figure 4. Comme précédemment, supposons que

le poste 1 demande le poste 2 : 1º En appuyant sur le bouton marqué 0, le relais B: vient au travail :

a) T₁ le maintient en cette position; b) Le « travail » de RT₁ dérive la ligne vers le groupe de relais en série (relais sélecteurs);

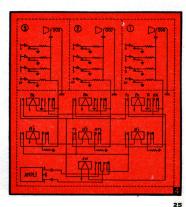c) T. commute cette même ligne à la sortie de l'amplificateur. 2° En appuyant sur le bouton marqué 2 du poste 1, les relais B'1 et B's

viennent au travail; g) B'ı retombe aussitôt, car son alimentation est coupée par le « repos » de R'T's:



b) B's reste au collage, car la lame mobile de R'T's vient buter contre le contact « travail » de R'T's:

c) T's branche enfin la ligne 2 à l'entrée de l'amplificateur.

3° En appuyant sur le bouton marqué EP (écoute-parole), on actionne le relais correspondant qui établit les inversions des lignes sur l'entrée et la sortie de l'amplificateur.

Les correspondants n'ont plus qu'à parler devant leur haut-parleur respectif, et le n° 1 appuyer sur le bouton EP pour obtenir l'inversion de lignes lors-

qu'il y a lieu.

Tout marche très blen, jusqu'au moment où il faut songer à rannener les système dans ess position de repos. Il consideration de la consideration d

Etude du schéma général

Dans les deux schémas simplifiés que nous avons donnés précédemment, nous ne nous sommes occupés que du branne nous sommes occupés que du branchement des haut-parieurs aux bornes
d'entrée et de sortie de l'amplificateur.
de l'entrée et de sortie de l'amplificateur
dre que ce système n'offre aucune sécurifé, le poste 3 pouvant, par le jeu de
ses boutons-poussoirs, perturber la comnunication en cours. Il faut done prévoir un signal lumineux sur chaque
poccupé.

Ce seul système de sécurité n'est pas encore suffisant. Supposons, en effet, qu'une défaillance se produise dans la signalisation, et voilà notre système, une fois de plus, soumis à un « dérangement ». D'autre part, il faut créer un poste directeur, c'està-dire un poste capable d'avoir des priorités sur les scapable d'avoir des priorités sur les soudaires. A savoir priorité de comtrôle du trafe.

Nous n'allons pas énumérer tous les moyens qui nous ont permis d'obtenir ces perfectionnements, mais nous allons prendre deux exemples qui nous permettront de les signaler au passage.

Pour rendre plus complet notre exposé, nous avons établi (fig. 5) un schéma comportant un poste directeur et 4 postes secondaires. Les lisisons devant s'effectuer obligatioriement en fil « sous plomb » deux conducteurs, nous utiliserons la gaine de ce câble pour « véhiculer » le pôle négatif de la batterie d'aimentation des relais.

EXEMPLE 1. — Secondaire 5 désire établir une communication avec secondaire 3. Notons en passant que c'est le poste demandeur qui conserve l'initiative de la manœuvre. C'est donc lui qui fera la commutation écoute-parole et qui déclenchera le relais de fin de communication.

Communication.

Presitive monourve. — Ex appuyant
managué 0, la public Bsera excité. Etudions son circuit; sopartant de A nous trouvous; résistance R., « repos » de RT., enrouisment du relais B., « repos » B. (du relais B.,
« repos » R. (du relais B., « repos » R.
« repos » R. (du relais B.,
» (repos » R. (du relais B.).
» (repos » R. (du relais B.).

Done be circuit est fermé. B. est excité, Que se passe-til. Tectrémité droite de l'enroulement de B vient par et le « repos R du relais RFC, chairment de l'enroulement de la basis RFC, chairment de la relais au le la comment de la relais au le la comment de la relais au la relais B devient donc indé-teur. Le relais B devient donc indé-teur Le relais B devient de la comment de l

En restant collé, quelles fonctions

a) Le contact « repos » R₁ est coupé.
 ce qui empêche désormais un autreposte secondaire, par exemple le poste 4, d'actionner son relais B₁;

b) Le contact « travail » T. est étabil. Le pôle positif de la batterie étant appliqué sur la lame mobile, les lampes de signalisation s'illumineront, car un courant passera à travers ce contact et leur sera distribué par la masse commune.

D'autre part, la lampe de gauche 5 du panneau de signalisation du poste directeur s'illuminera, indiquant que le secondaire 5 se prépare à faire l'appel; c) Le « trayail » de RT; envole la

ligne 5 sur la chaine des relais de sélection, fermant ainsi le circuit d'alimentation de ces relais. Toutefois, le courant admis par R, est trop faible de relais Be étant plus sensible que tous les relais sélecteurs), pour actionner l'un des relais sélecteurs.

 d) Le « travail » T. de Bs envoie la ligne Ls à la sortie de l'amplificateur;
 e) La fonction du dernier « travail »
 Ts sera indiquée plus loin dans un autre exemple.

Deuxième manœuvre. — En appuyant sur le bouton 3, on introduit une résistance capable de laisser passer un courant pouvant exciter les trois premiers relais sélecteurs.

 a) Les deux premiers relais B'₁ et B'₂ retombent aussitôt, car leur alimentation est coupée par le relais B'₃;

 b) B's se maintient au collage, nous avons vu comment plus haut; c) T₁ de B'₂ envole le pôle positif de la batterie sur la lampe 3' qui s'illumine, ce qui signifie, pour le directeur, que c'est le poste 3 qui a été demandé; d) T₂ de B'₂ envole la ligne 3 sur

l'entrée de l'amplificateur. Ainsi, voilà nos connexions établies. Il ne s'agit plus que d'actionner le bouton EP pour se mettre sur la position parole. Cette commande introduit alors une résistance assez faible, qui permet au courant qui passe dans le relais correspondant (EP) d'actionner celui-ci et d'inverser ainsi les lignes La et Le Le chemin parcouru par ce courant est: A, REP, Ts de Bs, Ts de B's, enrou-lement de RFC, « repos » du RT de RFC, enroulement de EP, pôle positif de la batterie. Le rôle du contact Ts de B's est donc d'établir le chemin du courant qui alimente EP dans le cas seulement où un relais sélecteur aura été actionné.

Lorsque le bouton EP est ramené à sa position de repos, on se trouve donc dans la position écoute, la communication est donc établie. Lorsque celicest terminée, il suffit d'appuyer sur le bouton marqué FC (fin de la communication) pour que tous les relais reviennent en position repos.

Analysons le fonctionnement de cette dernière commande. Le relais RFC étant, de tous, le moins sensible, il faut appliquer un courant très fort pour l'exciter. Suivons son circuit d'alimentation : A, contact FC, Te de Bs, Te de B's, enroulement RFC, « repos » du RT de RFC, enroulement EP, pôle positif de la batterie. Le circuit est fermé. RFC se met au collage. Celui-ci se maintient, d'une part, par le travail de RT de RFC qui branche un pôle positif sur une des extrémités de son enroulement, d'autre part, par T: du même relais, qui branche directement l'autre extrémité sur la ligne Le Re de RCF coupe alors la masse commune des relais Be et B's, qui reviennent à leur position de repos. Il suffit maintenant de libérer le bouton FC, et le relais RFC revient également à sa position première.

EXEMPLE 4.— La paid elirecture voi dealer incommination perdual que l'amplificateur est occupé. Il a la possibilité, 2º ille veut, de passer en priorité. Il suffit qu'il appule sur le relais B. par exemple (at c'est le poste B. qui communique avec un autre serondirez). Aussibilé, le relais B. se met conduirez. Aussibilé, le relais B. se met tions que nous avons étutiées dans l'exemple 1. Le processur de séléction se fait de la même manière, et l'usage un poste seconduire, même que pour un poste seconduire, même que pour un poste seconduire.

Appel général, surveillance, secret

L'appel général, à partir du poste directeur, se fait à l'aide de la clé AGS, que l'on incline à droite. A ce moment-

(Lire la suite page XV)

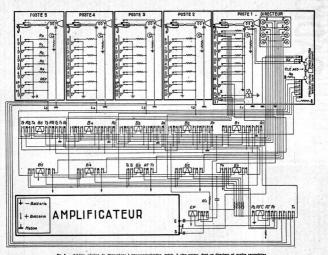


Fig. 5. — Schéma général de l'Interphone à intercommunication totale à cinq postes, dont un directeur et quatre secondaire



L'ENSEIGNENTION de la RADIO

Formation des agents techniques à l'École ORT de Montreuil, — Exercices d'alignement avec modulateur de fréquence, à ses divers degrés

L'enseignement de la radio est un vaste domaine où l'on peut tout comprendre, ce qui n'est pas son moindre danger. Aussi n'est-il pas inutile, au début de cette analyse, de poser quelques bornes

bornes.

Actions : in monder of fait de Action : in bandware fait de Action : in bandware qui transporte un appareil, l'ouvrier qui opère une soudure, le monteur qui effectu, un càbiage, l'ingénieur qui calcule un poste, le savant qui découvre un principe et bâtit une théorie, le technicien enspeaker, le musicien, la cantatrice qui parle, jous, chante devant le microphone. Volla ôn ouss en sommes!

phone. Voils ou nous en sommes!
pourtant quelque chose de plus précis.
Mais il s'étend tout de même de louvier spécialisé en radio jusqu'à l'ingénieur radiodéctricien du niveau le
ment de le limitation, cel représente tout de
même une très vaste échelle, si vaste
qu'on ne saurait pius demander au
maisse technicien d'avoir des vues prolimitation, cell précise de l'individuel de
même une très vaste échelle, si vaste
qu'on ne saurait pius demander au
maisse technicien d'avoir des vues proqu'il s'agaisse de pratique ou de théo-

Qu'il s'agisse de pratique ou de théorie, une spécialisation devra nécessairement intervenir à partir d'un certain niveau. On distinguera, par exemple, les techniciens de la haute fréquence et ceux de l'électroacoustique, ceux de la télévision et ceux des radio-communications commerciales, ceux de l'électronique et ceux des hyperfréquences, pour ne citer ou endeuse cafévories.

Pour entrer davantage dans le détail.

nous allons nous efforcer de distinguer de la distriguer les divers degrès d'enseignement de la radio, en précisant leurs attributions actuel, on puisse arbitrairement distincatuel, or jusse arbitrairement distincatuel degrès : enseignement élémentaire, enseignement supérieur, pour emprunter le vocabulaire classique.

ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE

Au bas de l'échelle, on trouve l'onorier spécialisé, à qui l'on peut donner une formation rapide, qui peut s'étendre de quelques jours à quelques semaines. Mais le véritable ouvrier de la radio est le professionnel, qui a pu recevoir une qualification, telle que celle de monteur-cableur ou de dépanseur-ailgneur. A vrai dire, il n'est pas indispensable qu'ils aient de la radiotechnique une vue très étendue.

technique une vue très étendue.

Cependant, pour répondre contende chaque année, pour ses diverses branches, quelque 1.000 monteurs et 500 agents techniques, il a paru nécessaire (resionante de redo-électricien, qui est autre chose qu'un brevet d'ouvrier qualific. Ce certificat vise, ne ffet d'autre chose de redo-électricien, qui est autre chose qu'un brevet d'ouvrier qualific. Ce certificat vise, ne ffet d'autre d'onnée rétendue et la profondre d'onnée rétendue et la profondre d'onnée d'électricien.

Le certificat d'aptitude professionnelle

Co diplome de l'Enseignement technique cuisite depuis 1941, mais son apunto de l'entre l'entre

même que l'enseignement général. La première place est donnée à la pratique : travaux manuels, ajustage, façonnage d'un appareil de radio, façonnage d'un appareil de l'action de l'action. L'épreuve d'examen peut d'ure l'heurse à 12/20. Crest donc très sérieux : En outre, il y a le dessin à main levée d'une pièce de radio, la lecture des plans et schémas, et surtout l'un de la bolte de controlle au générateur et la lant de la bolte de controlle au générateur et au parteur rateur et au para

L'es problèmes de calcul se rapportent à un sujet professionnel, qu'ils soient de géométrie, d'arithmétique ou d'algèbre. On insiste, à juste titre, sur l'emploi des unités. La technique et la technologie professionnelles tiennent une large place, tant à l'écrit qu'à l'oral,

Travail d'atelier

L'enseignement pratique présente accusisivement un caractère industriel. L'élève est inité aux schémas de câbage, aux pians, aux nomenclatures ; il fait des travaux d'usinage, de montage, de chaige, de contrôle mécanique et électrique, de vérification de ment des récepturs. Les travaux d'alignement portent sur la mise au point définitive d'un radiorécepturs.

Expériences, manipulations, essais

Ces travaux sont à la base de l'enseignement du radioélectriclen, essentiellement expérimental et pratique. L'enseignement théorique ne vient qu'en second lieu, à l'appui de la pratique. Le professeur s'abstient de toute démonstration abstraite. Ces manipulations portent sur les applications industrielles de l'électricité en continu, basse et haute fréquence, sur les appareils de mesure courants, sur les méthodes de mesures, sur la mesure des courants, des résistances, des tensions, des capacités, des inductances, des puissances. Les élèves apprennent à vérifier l'étalonnage des appareils, à vérifier les lampes au lampemètre, à relever les caractéristiques des tubes, à se servir du voltmètre électronique. de l'oscillographe cathodique, des générateurs H.F. et B.F. ainsi qu'à pratiquer les alignements de récepteurs usuels.

Pour le C.A.P., les mathématiques, dont le niveau reste élémentaire, servent comme formation de l'esprit à l'appui d'applications professionnelles: calcul numérique et mental, règle à calcul, formules pratiques, courbes et abaques, calculs graphiques. L'algèbre n'est enseignée que comme instrument propre à faciliter la résolution des problèmes pratiques d'électricité et de radio, à développer la notion physique et expérimentale de fonction continue, que l'on trace par points. Ces notions seront illustrées par les caractéristiques des tubes électroniques, le tracé des droites de charge, la courbe de dissipation maximum d'une lamne

la pente. L'élève apprendra l'utilisation d'abaques d'usage courant, avec ou sans échelles logarithmiques, et celle de la règle à calcul.

La trigonométrie sera introduite comme indispensable à la représentation graphique des phénomènes périodiques.

Radiotechnique

La radiolicetricité est présentée sous come expérimentale et pratique : calculs numériques, représentation graplique des phénomènes, manipulations, se paique des phénomènes manipulations, un constration abstraite. Ce qui n'interdit pas d'aborder les sujets les plus délicats : contre-résction, régulation automatique de sensibilité, indicateurs d'accord, réginge silencieux, coraction, de contraste, hyperfréquence, quandon de contraste, hyperfréquence par le contraste par le con

Technologie professionnelle

Cotte formation pratique de l'élève, qui constitue la liaison entre les cours de radiotechnique expérimentale et les travaux pratiques, doit être essentiellement industrielle. Elle porte sur l'outillage mécanique, les matériaux conducteurs, magnétiques, isolants (savoir distinguer le mycalex du duralumin!), la protection des métaux.

Liftible de la metale de la mormes de qualité serrité, a label, les règles d'établissement des pièces détachées, les modes de soudure, le càblage, les lampes, la détermination des éléments de montage, la mise au point d'un superhétérodyne, les notions élémentaires de dépannage et de construction.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Tout ce que nous venons de voir con cernant le Certificat d'Aptitude Professionnelle de radioélectricien se rapporte, en principe, à la formation de l'ouvrier qualifié, donc à l'enseignement élémentaire. Et pourtant, un seul coup d'œil jeté au programme détaillé du C.A.P. nous montre qu'il s'agit d'un niveau d'enseignement secondaire, qui coîncide sur certains points avec celui du baccalauréat et le déborde d'ailleurs sur bien d'autres. Il y a loin, évidemment, du manœuvre, à qui l'on a appris le câblage et la soudure, au jeune ouvrier qui a passé avec succès l'examen du C.A.P. On pourra reprocher à ce dernier de manquer de pratique, d'avoir mai digéré ses connaissances théoriques : il n'en aura pas moins fait le tour de tout ce qu'il est indispensable de connaître pour avoir

une formation complète de radioétechniclen.

Le C.A.P. de radio est, d'ailleurs, de beaucoup, se psus difficile: son niman est de cent coudées au-dessus de colffeur ou de charcutier...

L'agent technique

Que deviennent donc les diplômés du C.A.P. de radio ?

Trois ou quatre ans d'études de radio n'étant pas nécessaires pour faire le métier de « monteur-câbieur » ou d' « aligneur-dépanneur », il est évident qu'ils s'élèvent dans le milieu professionnel. Un technicle qualifié est rarement embarrassé. Les carrières de dépanneur chez les commerçants, d'agent technique de laboratoire, leur sont of-technique de laboratoire, leur sont of-technique de laboratoire, leur sont of-

Pour le moment, la carrière d'agent technique est mal définie: pas de programme, pas d'examen, pas de diplôme. On s'accorde cependant à penser qu'un jeune ouvrier qualifié, titulaire du C.A.P. pourrait briguer le titre d'agent technique au bout d'une à deux années d'études complémentaires, s'il en est canable.

Dans des plans parailèles, il existe des écoles d'électricités et de radio, dites secondaires, qui préparent des secondaires, qui préparent des sous-pondre assez à ceiu d'agent techniques de la compartie de radiotechnicien, de ceux puil s'agratt la d'une formation complète de radiotechnicien, de ceux qu'il s'agratt la d'une formation gent besoin dans la profession.

Recrutement et présélection

Le recrutement des radiotechniciens pose un grave problème. En principe, tout jeune homme titulaire du certificat d'études primaires peut prétendr à « faire de la radio » ; et, comme la T.S.F. est à la mode, il n'hésite pas à se lancer dans cette vole. Il n'est pas étonnant qu'on enregistre beaucoup

d'échecs.

Nous avons vu que la profession de radiotechnicien est l'une de celles qui exige le plus de connaissances — en étendue et en profondeur. Donc l'une

de celles qui exige le plus de dons. Ces dons, ni les parents, ni l'élève ne les connaissent généralement, et pas toujours le maître. Ils ne se révèlent guère que par un examen d'orientation professionnelle, qui, par des tests appropriés, chiffre l'intelligence, le niveau de connaissances et surtout les aptitudes. Bien des jeunes, qui voudraient être radiotechniciens, sont obligés de lâcher pied au bout de quelques semaines d'études, parce qu'ils ne peuvent pas suivre. Et pourtant, un examen d'entrée opère déjà une sélection parmi les titulaires du certificat d'études.

Aux jeunes qui veulent « faire de la radio », il faut dire que ce métier exige bien des aptitudes, beaucoup de connaissances et qu'il faut travailler dur. Mais les connaissances théoriques ne signifient rien, si elles ne peuvent se résoudre en pratique. La première des choses, c'est donc d'avoir « le sens de la radio dans les doigts », c'est-àdire d'arriver à posséder son métier. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La radio, métier difficile, exige une sélection à tous les degrés. Un bon niveau moven d'antitudes et de connaissances doit donc être la base du recrutement au départ.

Stages

Il est, à l'autre bout de la barricade, trop facile de dire que les diplômés du C.A.P. ne savent rien faire :
ils en savent exactement autant que
tous les élèves qui sortent des écoles,
c'est-à-dire qu'il leur reste à apprendre la pratique du métier. Et c'est ce
qu'il y a de plus long à apprendre,
tant il est vrai que la théorie est plus
vite assimilée que la pratique!

Il est donc indispensable que les techniciens reçoivent une formation industrielle pratique en sortant de l'école. Mais cette formation enthousiasme peu les chefs d'industrie. Les stargiarres > sont une cause d'en-





Chaque élève a son « poste de trarail » Judicirasement équipé en ou(i.lage, apparells le mesure et H.P. Centre de formaion professionnelle DRT à Montreuil),

nuis, de pertes de temps et de rendement, de gûchage de matériel et de matières. C'est le cercle etcieux du débutant qui, pourtant, a besoin de se faire la main. Tant il est vrai qu'il faut déjà avoir conduire avant de passer le permis!

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

L'enseignement supérieur de la radio, donné dans des établissements teis que l'Ecole Supérieure d'Electricité (section Radio), l'Ecole Nationale Supérieure des l'élécommunications, les Instituts électrochniques constitués l'antique de l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre tion d'ingénique qualifiés, tant pour les études que pour les recherches de laboratoire.

Bien qu'il wagisse toujours de donner aux élèvres les vue les plus générales sur l'ensemble de la question, cet enseignement est évidemment très différent de ceux des niveaux élémenque, il est plus théorique et abstrait que, il est plus théorique et abstrait que technique et concret. Il s'agit, en somme, des mêmes mutières, mais vues plus élèvres, engle et d'une aititude plus élèvres.

Les mathématiques

La caractéristique essentielle de cet enseignement supérieur, c'est son expression mathématique, dont l'importance paraît submerger le reste, à tel point qu'il semble parfois opportun de rappoler la leçon d'Henri Abraham: « Ne rien enseigner en mathématiques sans contrepartie physique. »

Si, dès 1878, les électriciens protestaient contre les « algébristes » qui envahissaient le « courant fort », que diraient aujourd'hul les radioélectriciens, tenants du « courant faible », lequel utilise et sollicite les méthodes mathématiques les plus subtiles.

Depuis quelques années, les Américains, pourtant très pragmatiques, donnent une importance croissante au développement mathématique. A l'Ecole Supérieure d'Electricité, la compréhension des phénomènes radioélectriques a nécessité, depuis dix ans, un relèvement considérable du niveau. L'étude des courants faibles exige un bagage mathématique considérable. parce que les calculs à faire sont souvent très compliqués. C'est pourquoi, dans les pays anglo-saxons, on admet que l'ingénieur se débarrasse parfois de ses calculs sur des mathématiciens spécialisés.

Méthodes transcendantales

Il y a belle lurette que l'algèbre ne suffit plus aux besoins de la radio. Pour les calculs en courant alternatif, on ne se sert plus que des imaginaires. Cependant Boucherot avait coutume de dire : « L'algèbre, c'est la voiture découverte d'où l'on suit le paysage; les imaginaires, c'est un sousmaria! » entendant par là que cette méthode de calcul fait perdre le conméthode de calcul fait perdre le con-

tact avec la vérité.

Ne jamais perdre de vue le phénomène! Est-ce possible avec les méthodes modernes transcendantes? Cal-cul vectoriel, tensoriel, matriclel, opérationnel. la radiofètericité absorbe tout. Mais il arrive, comme le fait très justement remarquer M. Darrieus, de l'Institut, que les élèves ne puissent parvent à en dominer la philosophie.

Le sens du réel

L'antidote des « maths », c'est le sens du réel. Plus l'ingénieur fait de calculs et moins il doit perdre le sens du réel, à titre de compensation. Persser que les équations ne font que traduire des réalités physiques contingentes, valables seulement dans certaines limites.

Le mime Boucherot, delà cité, préfestai deux lignes d'un bon raisonnment à deux pages de calcul. Pisique le calcul est nicessaire, il ne doit pas occulter le sens du réel. Les élèves les des les des les des les des des produces de l'élèctriels — il n'y en a pas tellement. Développer par l'intuition le sens physique des phénomènes. La perspective, de calcul diffictien en devrait pas hypnothers l'élève les des les des les des des des des revealon. Il est si difficile, contras rement à ce que pensait Descartes, de

cesse aux bases du réel.

Le fait que les Américains disposent de machines à calculer à 18,000 lampse, effectuant, en queiques minutes, des millions de chiffres, ne surrait les dispenser de réfléchir pour poser les bases des problèmes à résoudre. Applications numériques, graphiques doivent contaminent rameer de l'abstratt au

« voir avec évidence ». Le professeur ne doit pas se lasser de revenir sans

A notre époque, l'étude des phénomènes transitoires a pris trop d'importance pour que l'enseignement supérieur puisse échapper aux exigences des mathématiques transcendantes. Aussi, par une sorte de paradoxe, l'ingénieur radioélectricien devrait-il posséder préalablement une culture mathématique suffisante pour que, au cours de ses études professionnelles, il ne soit pas constamment absorbé par le nombre et la difficulté des calculs. C'est, en quelque sorte, un dénominateur commun à tous les élèves ingénieurs, bien que, par la suite, ils puissent avoir à accomplir des tâches aussi différentes que le sont celles de l'ingénieur commercial, l'ingénieur d'exploitation, ceux de la construction, du bureau d'études, du laboratoire de

Les élèves ingénieurs paraissent insuffisamment préparés à leurs études. L'enseignement classique des lycées retarde dangereusement sur l'état actuel de la science et de la technique. Au dire des initiés, le programme de mathématiques spéciales se révèle insuffisant pour l'étude de la radioélectricité. L'ingénieur doit avoir une base mathématique solide pour ne plus être accaparé par les calculs et pour avoir le temps de penser librement à la physique des phénomènes. Movennant quoi il pourra développer son esprit de synthèse par la pratique et le laboratoire, pour aborder avec fruit les divers domaines. La conclusion de cette étude, c'est

recherches.

qu'il apparaît que la radio s'est développée si rapidement que l'enseignment, essouffié, n'a pu suivre. L'heure semble donc venue de refaire le point en reprenant le problème à sa base, en diaguant les disciplines désuètes et en renforçant celles qui se révèlent le plus efficaces.



REVUE critique dela PRESSE

TUBES DE TELEVISION METALLIQUES

Electronics, New-Yorg. vembre 1948.) La société américaine Tel-O-Tube vint de lancer sur le marché un tube de tidévision métalique, au tube de tidévision métalique, monté sur un canon à écerton en verre. Dans ce canon acost logés les visitions magnétique. Les boblines de occentration et de déviation sont recontre une partie métallique sociés, d'un codé sur le canon à écret de la comment de la comment

« boum » de la télévision, Les Américains espèrent attein-ire la chiffre de 1 million de récepiro la chiffre de I milion de récep-turs de tévivision en fonctionn-ment à la fin de cette année. Ja demande de verre pour la fabrica-damande de verre pour la fabrica-tion de la production toche verre pour tous les autres usages (glaces, vitres, bouteilles). Le dé-butement e vurre » de la R. C. A. vient de doubler la surface de ses usines en 1945, mais margée cela, lour la companya de la companya de jours freinée par le manque de tubes,

C'est pourquoi la firme Tel-O-Tube a créé le tube métal.ique, En effet, sa fabrication doit être plus ccûteuse et plus délicate que d'un tube en verre. — R. R.

Mc/s. A la vitesse de 300.000 km/s, les radiations qui troublent les communications radioèlectriqu:s au-jourd'hui ont été émises, dans la illation du Cygne, il y a environ 3.000 ans.

Ces savants étudient maintenant deux autres points qui émett'ni des radiations, l'un situé dans la « Voie lactée », l'autre dans la constella-tion du « Eagitaire », — R.B.

UN NOUVEAU SYSTEME DE TELEVISION EN COULEURS

(Radio and Television N.ws, New York, s:ptembre 1948.)

Georges E. Sheeper Jr., ingénieur de la nouvelle firme « Color televi-sion Inc. », de San-Francisco, vi'nt sed an income from the control of th respondant aux trois coulturs été-mentaires du sujet. Le balayage de la photo-cathode s'effectue norma-lement. Le spot analys: ligne par ligne l'ensemble des trois images à la fois comme s'il s'agissait d'une ligne; un comme s'il s'agissait d'une

a. In fore comme a''il s'aginant d' L'insettur, ainsi que les fetters ne sont par molfife et terre ne sont par molfife et terre ne sont par molfife et terre ne sont par molfife et blanc dots à côt. Che insages se comme sembadhe à ceiul utilise p l'insette no l'est le suive modifi-ciones sembadhe à ceiul utilise p l'insette no l'est l'insette no l'est l'est porte trois filtre colorie; ron porte trois filtre colorie; ron orde qu'à l'érasion. Les ray-naments d'es trois lampse fave colorie et al contra l'est l'est l'est colorie et l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est colorie et l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est colorie et l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est colorie et l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est colorie et l'est l'

Ce procédé ne comporte au organe mécanique, tels que les ro munirs de filtres colorés. Il est tièrement électronique et, de pl il ne comporte qu'un seul ut image aussi birn à l'émission q a réception. Enfin, il est appli bis au standard actuel de 525 lign bls au standard actuel de 525 lignes. Cependant, ce procédé sonileve quéques observations. A la prise de vues, la pésence de fittres colorée absorbs envison 80 0/0 de la lu-mière qui les travers. On peu com-pnier est absorption en augumen-tant l'éclairement du sujet à 1646-viser de façon que le tube image



surface de 911 cm³. Son avantage, par rapport à la construction en verre, est une p'us grande légèreté. Un tet tube pèse à pelne autant que le tube classique de 36 cm. En outre, ce bindage élimin l'us induc-tions nefastes et protège de la lu-mètre, ambiente. ions néfastes et protege de la su-lère ambiante.


Les soudures verre-acier on tonstitué la plus grand difficulté le fabrication à vaincre, Cette irme sort les tubes métaillque à a cadence de 100 par jour, pour

Nous pensons que le tube métal-ique a été sorti aux U.S.A. uni-quement par suite de l'impossibi-ité où se trouvent les industriels le se procurer la quantité de ver-

LES PARASITES COSMIQUES al of Scientific Re Australie, Acut 1948.)

Austraine. Aont 1996.)

J.G. Bolton et G.J. Stanley ont étudié les radiations cosmiques qui crèont des pa asites dans les récepturs. En utilisant une antenne placée au foyer d'un miroir parabolique et donc très directive, ils ont découvert que ces radiations provinaient d'un ediroit mystérieux sotte dans la constituition du Cygon. situé dans la constèlation du cygim-Che radiations sont de deux sor-tes : une possède une intensité constante sur environ 100 Mo/s, la seconde est très variable en inten-sité; sa fréquence d'accord cat floue — «ttement au-dessous de 100

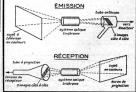

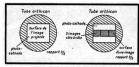


Fig. 3. — Rapport de surface d'une image simple et d'une image triple de forme semblable sur la photo-cathode d'un tube orthicon.

orthinos travaille dans des considerations intravaille dans des considerations intravaille en transier man service en en situation en transier per présente de la color (Er. 3). La diministra de Regord 8, propriet | 3 en trois professe | 4 en transier de Regord 8, project | 3 en trois per de la plotéc-enfinée su l'interpret de l'entire de l'

mentée sans diminur considérablement as duré. Comms les filtres colorés abserbent, lei entore, 30 0/0 des rayons immieux, l'image prolet de la commenta de la considerable. Nous ne pensons does pas que ce systèm remporte un succès considérable, puisque l'image obtenue doit être sombre et manquer de définition par rapport au système noir et blane correspondant. Seul, un système haute définition doit pouvoir être utilisé pour

st owant éorrespondant, Stul, un système à haute définition doit pouvoir être utilisé pour transmettre la couleur. Quel que soit le principe adopté, la couleur en trichromie réduit la définition dans le rapport de 3 à 1. — K.B.

L'ALIMENTATION DES REUEFTEURS DE TELEVISION AU MOYEN DE REDRESSEURS AU SELENIUM (Radio and Trievision News, New York, septembre 1948.)

New York, septembre 1948.)
Les récepteurs de télévision économiques, construits aux U.S.A., comportent use alimentation sans vaives et sans transformatur, utilisant des redresseurs au sélénium. Ces éléments de faible voiume, robustes et économiques, existent en

deux types.

Le premier admet une intensité de 100 mA et le s'eond de 200 mA. Et l'on empile plusieurs de ces éléments, la tension redressée peut at-

trindre 400 voits continus pour l'intensité désirée. En France, ces rédress-urs on fait leur apparition cette année et seulemint pour des modèles admettant au maximum 100 mA. Nui doute que le modèle sur le marche, permetinat les réalisations décrites par notre confrère d'outre-Atlantique.

sations décrites par notre confrère d'outre-Atlantique. Ces red.ess urs dissipent en chaleur une énergie appeciable et étant donné leurs faibl-s dimensions, ils s'échaurient passablem nt. Pour leur permettre de se réfrodig facilement, il faut les placor sur le châssis, et non dessous, en un endroit arée, les allettes et fant vertidroit arée, les allettes et fant verti-

caies.

Un récepteur de télévision mécessite généralement 600 voits de haute
tenion pour 500 m.A. Il actie pritenion pour 500 m.A. Il actie pritiant d'obtenir cette énergie.
On peut redresar les d'ux alternames du courant alternatif, acton
pour redresar les d'ux alternames du courant alternatif, acton
pour prices de l'ux des l'explaques (Fig. 4A). Pour obtenir
400 voits r dresses, il faut p évoir
dire, à priss médiane, éditive
daire, à priss médiane, éditive

daire, A prise mediane, délivre élé voits alternatifs.

La figure 4B expose le principe d'un redrisseur en pont employant quatre éléments au sélénium ; iet le ransformateur n'a plus bacoin de élévirer que 222 voits, soit deux fois moins que procéd miment. Il est poss moins que procéd miment. Il est poss colteux. Il est possible qu'aux U.S.A. l'économie sur le transformateur soit supérieure à l'achat de doux -d'esseurs supp-émentaires.

La figure 5 montre le moyer d'octenir do votte redressés sans l'emploi d'un transformatur d'entre de la composition del la composition de la composition del la composition de la composition de

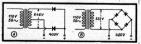


Fig. 4. — Schema de principe de deux circuits pouvant donner 400 V de haute tension avec un transformateur d'alimentation,

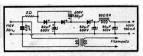


Fig. 5. — Schema de principe d'un circuit pouvant délivrer 400 V de haute teasion sans transformateur d'alignentation.

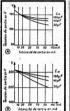


Fig. 6. — Courbes d'un redresseur sé'énium monté en redresseur d'une alternance (A) ou en doubleur de tension (B).

Plus les capacités du circuit sont importantes, p.us l'énergie emmagasinée est forte et plus la tension de sortie est élevée pour un débit donné. C'est ce que montre la figure 6 pour un élément 100 mA (éA) et pour un élément 200 mA

Aprèse ces condidirentions préfininaires, on est à notal de finace i an réalization d'une silimentation complète pour un respécial de tête de la complète de la respécial de tête 600 volte-100 mA pour les balayages : de 200 volte-75 mA pour les pour le réceptour images et de -100 volte-56 mA pour les politices pour le réceptour images et de -100 volte-56 mA pour les politices pour les réceptour images et de -100 volte-56 mA pour les politices pour les réceptours images et de -100 volte-56 mA pour les politices sont chauffes par un transformations ent un ou à plusières encoul metit, can un ou à plusières encoul metit, can les désients à put de riverier ce les étaines de la pit de riverier primant se transformations fourbe et ecconômisaite. - E.B.

LA LUNE TROUBLE LA PROPAGATION DES ONDES (Radio Craft, New York, août 1948.)

Le Dr. A. O. Me Nish, de « Birrightan devil of mercial de apfinace pour décembre avez préciciaix par la comment de la comparation de mois par la luiscario de la comparation de moiscario de la comparation de moiscario de la comparation de la comcario de la comparation de la comlación de la comparation de la comparation de la comlación de la comparation de la comparation de la comparation de la comlación de la comparation de la comparation de la comparation de la comlación de la comparation d

Cette explication n'est cependam pas jugée suffisante, et des expériences sont en cours actuellement — R.B.

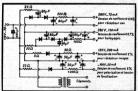


Fig. 7. - Alimentation complète de récepteur de télévision sans

INTERPHONE (Suite de la page 26)

là, les relais B2, B4, B4, B5 sont excités et connectent les lignes 2, 3, 4 et 5 à la sortie de l'amplificateur, Ensuite, la clé est ramenée dans sa position d'équilibre, et le seul contact « travail » de celle-ci ferme le circuit de B', qui, lui, connecte la ligne à l'entrée de l'amplifi-

Cette même clé, dans sa deuxième position (surveillance), permet au directeur de contrôler, lorsqu'il le juge nécessaire, une conversation en cours Il substitue alors, à la résistance R₄ placée en dérivation sur la sortie de l'amplificateur, la bobine mobile de son haut-parleur. Un haut-parleur placé brusquement en dérivation sur d'autres haut-parleurs, pourrait provoquer un affaiblissement capable d'éveiller des soupçons de la part des correspondants. C'est pour cela qu'un affaiblissement articifiel est provoqué par la résistance R4. placée en permanence sur la sortie de l'amplificateur.

Afin que le directeur puisse tenir. dans son bureau, des conversations confidentielles, sans que celles-ci soient entendues des postes secondaires, nous avons prévu un « secret ». Son fonctionnement est simple. Lorsque le secret est établi (le bouton Si étant poussé), la ligne Le est coupée, le relais B'1, s'il est excité, ferme le circuit d'une sonnerie ou d'un ronfleur quelconque par l'intermédiaire de T. Le directeur est donc averti que quelqu'un désire entrer en communication avec lui. Il

libère aussitôt S₁ en appuyant sur S₂. Enfin, dernier perfectionnement du système, nous avons prévu, sur chaque poste, un écouteur téléphonique pouvant également fonctionner en micro Cela permet ainsi d'établir certaines communications d'ordre privé. La commutation est simple et se fait en décrochant le combiné. Les contacts ainsi libérés substituent le haut-parleur à ce dernier.

Conclusion

Un relais électro-mécanique est, tout le monde le sait, un système qui fonctionne « par tout ou rien ». Par conséquent, tout montage qui utilise des relais, à condition que ceux-ci soient convenablement alimentés, est censé de fonctionner parfaitement.

Dans le cas qui nous intéresse, nous opérons une sélection en utilisant des courants dont la valeur est fonction des résistances utilisées Il convient donc. pour obtenir un bon fonctionnement, de tenir compte des variations dans le temps des résistances de lignes. Ce n'est pas toujours facile. Il faut donc réduire ces variations au minimum, en employant du fil de bonne qualité et surtout le protéger contre l'humidité. Le meilleur moven sera d'utiliser du fil sous plomb et de faire des raccordements protégés, autant que possible, par des boites métalliques bien fermées.

G. MONTAGNE

۵ 0 Ü ž

Inauguration du Salon d'Exposition FRANCE-ONDES

On sait tout l'intérêt que, depuis des années, T-sute la Radio porte aux problèmes d'expor-tation du matériel radioélectrique, Aussi som-mes-nous particulèrement heureux de signaler iel l'activité d'une association qui, sous le nom de France-Ondes, groupe un certain nombre de constructeurs français de récepteurs, en vue de constructeurs prançais de récepteurs, en vue de conjuguer leurs efforts pour la diffusion mondiale de leurs productions.

mondiale de leurs productions.

Tous les membres de ce groupement, titu-laires d'un contrat d'exportation, doivrnt sou-mettre aux fins d'homologation les modèles d'appareils qu'ils se proposent d'export.". A cet eff'it, lis doivent répondre aux conditions d'un cahier des charges établi par la Direc-tion des Industries Mécaniques et Exértiques. Un salon d'exposition a été inauguré le 10 novembre en vue de mettre à la disposition des clients étrangers, de passage à Paris, la possibilité d'examiner tous les apparells destiness à l'exportation et pourvus d'un certificat de conformité audit cahier des charges. Il est situé 24, rue des Pritis-Champs. Dans ce salon, nous avons été almabément reçus par M. Galsenband, Président et anima-teur de France-Ondes, Nous avons pu, ainsi, voir les appareils des principaux membres de ce de la companya de la companya de la companya de Estados-Artes (Companya Prançaise de de, Decastel Prères, Fa.R., G.M.R., Gram-mont, Milde, Ondia, Polis-Rier, Radiaiva, R., dio L.L., Raddo Mues, Schnéder Prèves, Son-neciule Kadio, Unite Radio (Libert et Desja-neciule Kadio, Unite Radio (Libert et Desja-

D'autres marques, qui font également par-tie du groupement, telles que : Ducrete-Thomssen, L.M.T., Pathé-Marceal, Philips, So-Bora, n'est pas exposé de modèles puisqu'elles possèdent déjà un département d'exportation autocome, Bien entendu, clès ont également obtenu le certificat d'homologation p

Souhaitons au nouveau groupement, tout le succès que mérite pareille entreprise dont l'in-térêt national n'échappe à personne.

POUR PRESERVER LES LAMPES DE CADRAN On sait quelles fâcheuses répercussion

on sait quettes increases representations as ria vie des lampes de cadran la surintensité de démarrage dans les récoçèteurs « tous courants ». La résistance des filaments à froid est béen plus faible qu'en régime normal de chauffagy, en sorte qu'au moment de mise en marche les ampoules sont survoltées et bien Pour obvier à cet inconvénient, un relais Four obvier & cet inconvenient, un relais sensible peut être utilisé suivant le schéma indique. Son enroulement est placé dans le conducteur + H.T. de manière qu'il soit tra-versé par toute l'intensité anodique à l'excep-tion du courant de la lampe de sortie. Le bo-

binage a une résistance de 850 ohms, qui ne étermint qu'une faible chute de tension; il améliore le filtrage. Avant la mise en marche du sécepteur, les Avant is mise en marche du secretur, les contacts du relais mettent les ampoules de cadran en court-circuit. Quand on met le ré-cépteur en marche, ce court-circuit tient les ampoules à l'abri de la surintensité. Lorsque les lampes sont chauffées, le relais se déclemche. les ampoules sont décourt-circuitées et s'allu ment normalement.

* POUR VOTRE DOCUMENTATION On peut utiliser ce système avec les Rim-lock, à condition que la tension totale des fila-

ments des lampes et des ampoules connectés série ne dépasse pas de plus de 5 ou 6 0/0 (Ce relais est en vente chez Radio M.4., 19, rue Claude-Bernard, Paris-5.)

DETECTEURS A CRISTAL FRANÇAIS Sous le nom de Détretrons, ont été récrm-Sous is nom de Bétretress, ont été récrm-ment crès des détectuers à cristal pour hautes et très hautes fréquences. Présentés sous forme de tubes du 10 mm de diametre et de 40 mm dour, ou de tubes miniatures de 12,4 mm, de 10,5 mm, de 10,5 mm, de 12,5 mm, de companies. composés de silicium, de nitrate d'argent ou de sulfure de plomb.

de suffure de plomb.

La sensibilité est de 500 microvolts, La capa-cité est de 1 à 3 cm, suivant modèle, La ten-sion maximum à redresser : 5 V. L'intensité de service ne doit pas dépasser 4 mA.

Il en existe 3 modèles, pesant respectivement 10.5 et 3 g. Le premier est destiné aux fre-duraces atteignant 3 MHz et est destiné aux



récepteurs à cristal. Le sécond, pour le même domaine de fréquênces, remplace la diode dé-tectrice. Enfin, un troisième modèle, aliant jusqu'à 5,000 MHz (ondes de 6 cm) sera uti-liée dans les appareils à hyperfréquences. (Constructeur : Pierre Gendre, 14, rue E-Berrot Bordeaux

...

* LIVRES RÉCENTS *

MESURES RADIO

Mesures des lampse, fréquences, résistances, condensateurs, bobinagre H.P. et B.F., montagre complets. — Ondes métriques. — Stabilisation. — Circuits apéciaux. Un vol. de 200 p. (145 × 225), 237 fig Prix : 456 fr. — Par poste : 485 fr.

H. PIRAUX

BASES DE L'ÉLECTRONIQUE
Nature de la matière. — Electrons, protons, poutrons, etc., — Les tubés à vide
et à gaz. — Optique électronique. — Radioactivité. — Energie atomique.
Un vol. de 120 p. (140 × 215), 48 fig.
Prix : 300 fr. — Par poste : 235 fr.

L. GAUDILLAT SCHÉMAS DE RADIORÉCEPTEURS

Quinze appareits de 4 à 8 lampes europet amér., alternatifs et tous courants.
Album de 32 pages (215 × 270).
Prix : 150 fr. — Par poste : 175 fr.

W. SOROKINE DÉPANNAGE des POSTES de MARQUE Amaiyae de 137 pannes-types les plus fré-

Analyse de 137 pannes-types les plus fréquentes des récepteurs des 37 principales maisons de radio. Un vol. de 140 p. (135 × 185), 202 fig. Prix : 246 fr. — Par poste : 265 fr.

SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO 9, rue Jacob, PARIS-6º - Ch. P. 1164-34

PETITES La ligne de 44 aignes de sepaces : 110 fr. (demande ANNONCES d'emplet : 55 fr.) Domicille de la review : 110 fr. SALEMENT D'AVANCE. — Mettre la réponse aux annonce d'agrachia ne portant que

le numëro de l'annonce.

TRAVAUX A FAÇON

Breveté mécan, radar (\$55-692) possédat ateller, prendrait montage cáblage avec c sans más au point, pour maisons séricues. Ecrire: Brousse Francis Radio, rue Bénicrol: Orange (Vaucluse). Ag. technique 30 ans mét, pos. out. et appa.

Ag. technique 30 ans mét, pos. out. et appi de mes, cherc. trav. à domicile. Ecrire Linas 5, rue Maillard, Paris-11*.

OFFRES D'EMPLOIS

On demande: 4 agents techniques 2º et 3º
cat. com. parf. appareil émission. Agent techn.
poste amt. s'abstenir. Ecrire 8.F.R., 55, ruè
Greffulbe, Levallois, métro Pont de Levallois.

Cherch, bon techn, 23 à 33 ans, culture gén, et litt. étendue, si poss, coan, anglais, pour emphoi perman, serv, docum, et rédaction notices techn. Ecrire Revue no 210.

Technicles radio pr. représentation et activités techniques, situat, stable, — Ecrire Canetti, 16, rue d'Orléans, Neulli, 6, rue d'Orléans, Neulli,

DEMANDES D'EMPLOIS
Preha, exper., labe, B.F., interphones, cherche sit. stable dans maison ser, au Maroc. Exc. 16f, ptof. et mor. — Ecr. Revue nº 232. Urgent, jeune agent technique radio, cherch, empoid quelconque mais d'avenir, région Bord'aux. Ecrire : Revue n° 224.

Sous-ing, radiotechnicien, ref. 1se ordre, cherche emploi labo, ou industrie, région indif. Ecrire : Revue no 225.
Technicien jeune, dynamique, cherch, carte articles radio-électriques pour Sud-Ouest. Ecrire Revue no 226.

Madiotechn, expérim, cherch, situation indust, dépann, ou commtres. Paris. Province ou Colonies. Ecrire : Revue n° 227. Ag. technique radio, conn. dépann, et dessin ind., cherch. situat. stable. Eccire Revue, n° 231.

no 231.

Bon depanneur radio cherche situation Afrique du 'Nord ou Afrique noire, Ecrire G. Chevassu à St-Amour (Jura).

● PROPOSITIONS COMMERCIALES ●
M. technic, prend, reprise malson radioèle
tricité, dans départ. Var et A.-M. Ectire
Révue ne 298

tricité, dans départ. Var et A.-M. Ecrire : Révue n° 228. Vends sans interm. fonds radio-électricité, sonoriestion, dépannage, musique, agences gées marquits dans ville Orne. Ecrire : Révue n° 229.

Vends au plus offrant moteur universei « Luxor » 1/15 et rhéostat. Ecrire : Roy. 4 Angles-sur-l'Anglin (Vienne).

Vends 1 ampil 25 W. I material results of transfer a transfer and tran

Important lot madériet neuf : CV, fixes, chimiques, transfos à cèder bas prix. Demander lists à M. Lecat, 62, boul, Korsig, à Brive (Corrèx). Vends ameli mod, ou sonorisat, 36 W. MI

Venda smpil mod. on canorical. 28 W. M. et PU. rack. table ; 10,000 fr. Table sinal. 161 et PU. rack. table ; 10,000 fr. Table sinal. 161 et PU Be. Imp. Eerite : Montagné. 27, rue Pasteur, Maiskoff. 784 ; 1.45, 2.551.

Venda ét. nf. poltmasureur Chauvin. 25,000, voitinatre à lamps 287, 14,000, ceillat. modulai. Sir. 12,000, radiateur 81-Oobani, 1,000 watts, 3,000 fredbrinoux 1, p. rac Guy ét al matter production. 10,000 watts, 3,000 fredbrinoux 1, p. rac Guy ét al final. 10,000 fredbrinoux 1, p. rac f

Aux Commerçants RADIO-ÉLECTRICIENS est offerte

UNIOUE EN FRANCE

Consultations Juridiques GRATUITES par Licencié en Droit, tous les Lundis après-midi.

ESTIMATION de votre fonds par Expert agréé.

VENTE et ACHAT de fonds de commerce dans toute la FRANCE.

PRÉTS aux acquéreurs sur garanties et références.

Renseignements confidentiels et sans engagement par:

PIERREFONDS

35, Rue du Rocher - PARIS-VIII° Téléphone : LAB. 67-36 Ste IRAD 78. m

PETITS OF MOYENS

MOTEURS ÉLECTRIQUES Ménagers et Industriels

Ménagers et Indus

78, rue d'Hauteville - PARIS (10°) Tél. : PRO. 95-12

Quel sera le rendement de votre Publicité en 1949

PLANS DE CAMPAGNE ANNONCES TOUT JOURNAUX RADIO - CINEMA AFFICHES - DÉPLIANTS DESSINS - CLICHÉS

SPÉCIALISTE DE LA PUBLICITÉ

...il dépendra pour une grande part du soin apporté à sa présentation et de la bonne distribution de votre budget. CONSULTEZ

PAUL RODET

143, Av. Emile-Zola - PARIS 154 Tel. : ségur 37-52

* * * LA CHRONIQUE DU MOIS * * *

Centre National d'Etudes des Télécommuni-cations. — Suppression du Conseil supérieur du C.N.E.T., dont les attributions sont trans-férées à un comité restreint au sein du Comité de Coordination des Télécommunications impéde Coordination des Téléo riales (J.O. du 27/10/48).

Matières premières. — La décision B72 du Matteres premières. — La uccisson Die un 13/10/48 du répartiteur attenue sensiblement certaines interdictions d'emploi antérieurement édictes pour le eulvre en électrotechnique et radiotechnique (cables, conducteurs de bobinage) (J.O. du 28/10/48). Prix scientifiques, - Le Grand Prix de Phy-

sique du Globe vient d'être décerné par l'Aca-démie des Sciences à M. Robert Burcay, directeur du Laboratoire National de Radioélectri-cité (8/11/48). Toutes nos respectueuses félicitations au savant lauréat

Carillon électronique, — A Sydney et Mel-bourne, des carillons électroniques portant à plus de 10 km ont été installés pour annoncer la récente aux Australiens la récente naiss de la princesse royale Elizabeth

Nombre des audit_urs, — Il y avait au 1st août 1953 : 5.993.283 auditeurs acquittant la redevance en France, dont 1.203.036 à Paris, Seins et Seins-et-Oise, Pendant le seul mois de juilitt, 52.420 auditeurs se sont faits ins-crire, dont 18.570 à Paris, Seine et Seine-et-Oige Par contre, 23.742 ont résillé leur comute.

Index de la main-d'œuvre, - Index horaire : 3.749; index horaire rectifie; 3.791; index global; 4.635; index global rectifie; 4.990. Ces index, qui concernent la main-d'œuvre ra-dioélectrique, se référent à la base 100 en 1920. Taxe d'apprentissage, — Les subventions accordées pour les cours d'apprentissage ou d'enseignement technique agréés donnent lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, Les versements doivent être faits au SNIR avant le 31 décembre et la demande d'exonération avant le 31 mars 1949.

Situations. — Les jeunes gens désireux de se créer une situation dans la Radio (opéra-

teurs, techniciens, etc...) ont intérêt à se ren-seigner à l'École Centrale de T.S.F., 12, rue de la Lune, Paris.

Revue internationale de Radioélectricit Cette revue juridique, dirigée par Me Homburg, a repris sa publication aux Editions internationales, 47, rue Saint-André-des-Arts, Paris-6".

Retais à action différée. - Un relais de cette espèce reposant sur un principe nouveau a été imagine par le Laboratoire des Industries étec-triques. Le temps de retard est régiable entre triques. Le temps de retara 1 et 1.500 µ ou davantage.

Baisse des prix. — Les prix des matériels sur devis de radio (apparells, pièces détachées, lampes) ylennent de subir une baisse imposée de 1 0/0 (Arrêté nº 19.816 du 29 octobre 1948, B.O.S.P. du 2/11/48).

Budget de la Radiodiffusion. — 3.092.518.000 france pour 1948, dont.3 millions fournis par le budget général en contre partie de la taxe. Brevets. - La loi du 22 septembre 1948 concerne les brevets en vigueur au début de la guerre et ceux dont l'exploitation n'a pu être commencée pendant les hostilités et l'occupa-

Normes CCT1. - Le service des not Nomes CCTI, — Le service des normes CNST vient de publiser les spécifications uni-fiérs CCTI n°s 300, 301, 302, 303, rassrmblant les instructions provisoires sur les régles de construction et d'essais des Matériels, et pôices étachète de Télécommunications. Bureau des détachéts de Télécommunications. Bureau des normés : C.N.E.T., 103, boul, Brune, Paris (14e).

Une émouvante cérémonie. — Le 10 novembre. À l'unins d'Amboias, s'est dérouble une cérémonie coesacrée à la mémoire q. M., Abel Gody, fondatur de la Maison. Une plaque-souvenir, offerte par le personnel, a été apposée à l'issue de la messe amilvérsaire. La vie du a l'issue de la messe anniversaire, La vie du grand pionnier de la radio a été ensuite évo-quée par M. de Santis, directeur commercial des Ets Gody. Enfin, des gerbes ont été dépo-sées sur la tombe du disparu par M. Boisson-neau et M. Lacomme, respectivement les plus vieux employé et ouvrier de cett maison repu

Récepteur de luxe ?

Récepteur musical?

Telle sera, en effet, la principale caractéristique du nouveau prototype de construction étudié et mis ou point par M. Barn à l'intention des lecteurs de TOUTE LA RADIO. Détaillée et abondamment illustrée. sa description paraîtra dans notre prochain numéro sous le nom de

RIMLOCK

Pourvu d'un filtre isophonique à courbe automatiquement variable. il apporte quelque chose de vraiment nouveau dans le domaine de la construction radio

D'AUTRES ÉTUDES INTÉRESSANTES TROUVERONT PLACE DANS CE NUMÉRO #mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

BULLETIN D'ABONNEMENT à TOUTE LA RADIO

MOM (Lettres d'Imprimerie S. V. P. I) ADRESSE

souscrit un abonnement de 1 AN (10 numéros) à servir à partir du (ou du mois de au prix de 800 fr. (Etranger: 1000 fr.)

> MODE DE RÉGIEMENT (Biffer les mentions inutiles):

· Contre REMBOURSEMENT (montant majoré des frais versé su facteur livrant le premier numéro @ MANDAT ci-joint • CHÈQUE bancaire barré ci-joint • VIRE-MENT POSTAL de ce jour au C. Ch. P. Paris 1164-34 SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO

9, Rue Jacob - PARIS-6º

Nos Revues, étant réservées aux Techniciens de la radio, ne sont pas mises en vente chez les marchands de journaux. Aussi, le meilleur moyen pour s'en assurer le service régulier tout en se mettant à l'abri

des hausses éventuelles, est de SOUSCRIRE UN ABONNEMENT en utilisant les bulletins ci-contre. Vous lirez dans le Nº de ce mois de

RADIO CONSTRUCTEUR & DÉPANNEUR

PRIX : 50 Fr. Par poste : 60 Fr. . S.L. 7 P.P. Super & 7 lampes, push-pull et

tonalité réglable. · HAMO 4D. Détectrice à réaction toutes ondes, sur alternatif, 4 lampes Rimlock,

• Téléviseur R.C. 110, Plan de câblare commist Voltmètre à lampe économique. Réalisation

et étalonnage. Mise au point d'un push-pull.

 Notes sur le voltmètre à lampe décrit dans le numéro 39. Condensateurs variables. Généralités. Ca-

ractéristiques des principales marques. Solutions des problèmes (2º série) de notre cours pratique de radio.

• Table des matières des numéros 35 à 44 de Radio-Constructeur,

BULLETIN D'ABONNEMENT CONSTRUCTEUR RADIO & DÉPANNEUR

NOM

(Lettres d'imprimerie S. V. P. I)

ADRESSE

souscrit un abonnement de 1 AN (10 numéros) à servir à partir du

(ou du mois de_ au prix de 450 fr. (Etranger : 600 fr.)

MODE DE PEGLEMENT

(Biffer les mentions inutiles) : · Contre REMBOURSEMENT (montant majoré des frais

versé au facteur livrant le premier numéro) @ MANDAT ci-joint • CHÈQUE bancaire barré ci-joint • VIRE-MENT POSTAL de ce jour au C. Ch. P. Paris 1164-34

SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO 9. Rue Jacob - PARIS-6*

Productions Nouvelles!



LAMPEMÈTRE **DE SERVICE 751**

- Mesure les lampes européennes et américaines de n'importe quel modèle y compris les tubes MINIATURES et RIMLOCK.
- Un seul support par culot quel que soit l'emplacement du fila-ment.
- Sélecteur combiné permettant la mesure des lampes à sorties multiples d'électrode (Jumpers) par dispositif spécial de coupu-
- Essais des indicateurs cathodiques par variation du secteur d'ombre.
- Echelles de lecture spéciales pour diodes et tubes batteries. 16 Tensions de chauffage de 1,5 à 117 volts.
- Cadran lumineux Ajustage du secteur Tambour rotatif de lecture des principales lampes.

CONTROLEUR 612

- Volts continus et alternatifs (4.000 2 p. v.). · Millis continus · Outputmètre
- Ohmmètre Capacimètre •
 Décibelmètre
- Protection par verrouillage automatique du secteur en Ohmmètre et Capacimètre.
- · Coffret bakélite type U. S. A.



Paris, Seine, S.-et-O., GRISEL, 19, rue E.-Gibez, Paris-XV. YAU, 66-55. — Afrique du Nord, RADIO-UITECE, 124 bis, rue Michelet, Alger. — Agences I Bordeaux, Dijon, Lille: Limoges, Lyon, Nanty, Nantes, Nice, Rouen, Toulous

Nos appareils sont également chez les grass

CONSTRUCTEURS - REVENDEURS - DÉPANNEURS

41, rue des Bois, PARIS-19" - Tél.: NORD 32-48 Vous présente SES SPÉCIALITÉS RÉPUTÉES



SURVOLTEURS DÉVOLTEURS

1, 2, 3, 5, 10 et 15 ampères.

D'ALIMENTATION de 65 à 200 millis UTO-TRANSFOS de 100 à 1.200 mil

TRANSFOS

· LAMPEMÈTRES ANALYSEURS Type 205 avec contrôleut universel et capacimètres à lecture directe.

Type 205 bis, 206 (Superlabo nouveau modèle). . HAUT-PARLEURS à excit. et à A.P. 12, 17, 21, 24 et 28 cm.

AMPLIS VALISE 9 of 15 watts AMPLIFICATEURS 15, 20 et 35 watts.

tice technique générale et prix contre 10 francs en 1

n rapide Métropole, Colonies et Ét







TUNNE" et en "SYMPHONIE": c'est-à-dire en postes de classe de 30 à 40.000 francs ? partout en France il v a de "vrais amateurs de PARCE QUE

PARCE QUE DARCE OUE

ON PEUT

acheter quelque chose de " mieux ".

essayer d'attirer l'acheteur par les fameux "POSTES BON MARCHÉ", mais on l'attire sûrement mieux par un poste "POSTE DE CLASSE" qu'on ne voit pas à tous les coins de rue

NOUVELLE

M A I S dans les postes de cette classe, les "CRÉA-TIONS SCHNEIDER" sont "AUTRE CHOSE". sont "CLASSE EXCEPTIONNELLE" comme en SUISSE, au PORTUGAL, en TUR-EN FRANCE

QUIE, au LIBAN, en AMÉRIQUE DU SUD ou en AUSTRALIE. les "CRÉATIONS SCHNFIDER" se vendent et font vandre



PUBL. RAPY ce at de l'Empire permet à nos agents des livraisons rapides, et en général des

LILLE, 10, Rue de Roubsix. STRASSOURG, 13, Rue de la Més SORDEAUY, 43. Rue de la Croix LYON, 16, Rue Stéphane Coignet MARSEILLE, 108, Cour, Lieutaud. JSE, 4, Allée des Scupirs. 10. Rue Charles de Verge

SOCIÉTÉ

es et con nciales agréables et suivies. nos Dépôts de Gros --Ci-dessons Due Henri Faisans

PAU, 47, Rue Henri Famero. NANCY. 32, Rue Chirles Ma AMIENS, 82, Rue Jules Barni CLERMONT-FERRAND. PAONT-PERRAND, 9-11, Av. Albart Elisabeth 1, 5, Rue de la Préfecture. NES, 32; Beulevard de la Liberté. DGES. 66, Rue François Chénieux. TOURS, 28, Rue Danton

GRENOBLE, 1, Rue de la Poste, ANGERS, 3, Rue Montault. REIMS, 5, Place du Forum. TROYES, 79, Rue Klifber. TOURS, 28, Ree Denton. AUBENAS, 37, Rue du 4 Septemb BRIVE, 18. Rue Thiers.

GRANVILLE, 29, Rue Coursve CORSE, S, Rue Jonaperte à AJACCIO. ALGÉRIE, 19, Place Hoche à ALGER. TUNIS E, Galeries du Collisfe à TUNIS. MARQC, 3, Rue Lusitanin, B. P. 851à CASABLANCA MADLGASCAR, Rue Rayboud, B. P. 181à TANA INDOCHINE Boite Postnie 143 à SAIGON.

RANCALS UPERLABE EXPORTATIO

B. F. MATÉRIEL DE QUALITÉ

SMEA - 148, r. du Faub, Saint-Denis PARIS - BOT 79-37





Technique américaine PRIX EXTRÊMEMENT INTÉRESSANTS NOTICES FRANCO

INTERÈLECTRODES 5-7. RUE ORDENER-PARIS (18°) Tél: BOT. 83-14



VIBREURS ET CONVERTISSEURS Haute Qualité

E.HEYMANN 23 RUE DU CHATEAU-D'EAU PARIS-Xº BOT. 73-09

TOURNE-DISQUES FIDÈLE ROBUSTE

SMEA - 148, r. Faub. Saint-Denis

PARIS - BOT. 79-37








La régularité de fabrication pour la régularité de rendement.

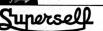TRANSFOS D'ALIMENTATION Radio et Amplis SELFS DE FILTRAGE Radio et Amplis TRANSFOS DE SORTIE AUTOS TRANSFOS Abaisseurs élévateurs de tension



47, RUE DU CHEMIN VERT PARIS-XI ROQ.20-46

Les fameux ENSEMBLES de PIÈCES DÉTACHÉES

pour amateurs et artisans

14, rue Beaugrenelle, PARIS-15° - Tél. : VAU 16-65 vous permettent de réaliser les meilleurs appareils aux meilleures conditions. Connaissez-vous

VADE-MECUM? notre poste batteries DEMANDEZ SA DESCRIPTION ET LE CATALOGUE GRATIS



MODÈLES Pygmées - Inclinables

Horizontaux - Verticaux Pupitres etc.

AVEC OU SANS C.V. Livraison immédiate France et Colonies

CIRQUE-RADIO vous offro :

2.000 pièces radio des plus anciennes aux plus modernes DES PLUS GRANDES MARQUES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

MATÉRIEL NEUF - ENTIÈREMENT GARANTI Types de LAMPES COURANTES ET SPECIALES

Typis de LAMPES COURANTES ET SPECIALES. Typis de BOBINAGES STANDARD ET SPECIAUX. Types de CADRANS STANDARD ET SPECIAUX. Types de CADRANS (Postes et Apparella de Mesures: Types de POTENTIOMETRES au Graphite et Bobinjs. Types de CONDENSATEURS CHIMIQUES.

Types de RESISTANCES, valeurs diverses.

Types de PILES AMERICAINES, haute et basse tensions. 100 Types d'APPAREILS DE MESURES, COMMISSION - EXPORTATION POUR TOUS PAYS

Envoi de notre Catalogue général 1949, Gratuitement sur simple demande 24, Boul. des Filles-du-Calvaire - PARIS-XI° Métro : Filles-du-Celvaire ou Oberkampf Téléphone : ROQ. 61-08



Une Véritable garantie pour toutes vos transactions

Cet ouvrage, qui sera pour vous un véritable outil de travail, contient:
10 L'énumération compiète de toutes les pièces déschées, accesoires,
apparails de mesures et de sonocisation.
20 Tous les prix correspondants pour l'achet en gres et la venite au défail
ainsi que tous les autres prix indispensables concernant : dépannage.

location d'amplis, etc. etc... HUIT PLANS de câblage hors-texte (récepteurs et amplis). Un schéma avec plan de câblage d'un récepteur de télévision BRUNET" (avec tubes 22 ou 31 cm.)

50) Use documentation technique complète sur toutes les lampes y comoris les nouveaux types américains. Un ouvrage de 180 pages très illustré format 145×250 mm. ENVOI FRANCO CONTRE MANDAT ou VIREMENT C. C. P. de 200 Frs

REMBOURSABLE A LA PREMIÈRE COMMANDE MATÉRIEL SIMPLEX RUE DE LA BOURSE - PARIS-2º - Téléph. : RIChelieu 62-60 G. C. P. PARIS 1534-99

"SUPERAMBIANCE"

E's ELECTRONIK "SUPERIUX UNIVERSEL"

PRÉSENTENT



3 GAMMES SUPER 5 LAMPES MINIATURES PILES

3 CAMMES SUPER 5 LAMPES MINIATURES PILES - SECTEUR PILES SEULEMENT

MODÈLE D'INTÉRIEUR A PILES 175, Avenue Gambetta, PARIS (20°) Tél - MEN 80-79



LE RECORD DE LA HAUTE FIDÉLITÉ

NOUVEAU DISPOSITIF DE RÉGLAGE SONORE. ASSURE AUX AUDITIONS

LE TIMBRE RÉEL DE LA PAROLE DU CHANT, DES INSTRUMENTS

> POSTES et CHASSIS 5.6 et 8 TUBES COMBINÉS RADIO-PHONO

31. rue Deparcieux. PARIS-14º - Sea. 36-02

(FONDÉE EN 1935)



tubes radio de la COMPAGNIE DES LAMPES MAZDA





LABORATOIRE DE PIEZO ELECTRICITE, 17 bis, r. Kivay, LEVALLOIS (Seine)

Agent Général pour l'ALGÉRIE : LABORATOIRE RADIO-ELECTRIC. 13. Puis Rovigo. ALGE

LA RENOVATION Réparation de Hauts-Parleurs de tous modèles

el Transfos d'alimentation
UN HAUT PARLEUR NE PEUT ÉTRE RÉPARÉ
QUE PAR DES VRAIS SPÉCIALISTES
La Maisen ne travaille que pour professionnés

RECOMMANDEZ-VOUS DE TOUTE LA RADIO

LA RÉNOVATION 18, Rue de la Véga, PARIS-12° - Tél.: DID. 48-69



SECAREC

12, Passage Jemmapes. LEVALLOIS (Seine) - Tél. : Per. 26-20
A CONÇU ET RÉALISÉ
LE VÉRITABLE

POSTE COLONIAL

RÉELLEMENT TROPICALISÉ - BATTERIE - SECTEUR

GAMMES D'ONDES dont 7 O.C. ÉTALEES
PRÉSENTATION UP-TO-DATE

DOCUMENTATION SUR DEMANDE EXPÉDITION UNION FRANÇAISE

ERO ARM

- FERROFIX

18. Rue de Saisset, MONTROUGE - Tél. ALÉSie 00-76

BLOCS ROTACTEURS 4. S. 6 GAMMES
TRANSFOR M. F. TOUTES STRUCTURES

ondensateurs ustables à su effits variables PID

Relais
fe fëlëcommende
ministure
Cedrens
iëmultiplicateurs
\$\Phi = 100 et 150

OSCILLATEURS DE BATTEMENT

PUBL RAPT







15. Rue du Pressoir - P Ménilmontant 96-72

Condensateurs au mica métallisé pour H.

MODÈLES STANDARD - PROFESSIONNEL GRATTABLE POUR M. F.

TARIF Nº 21 FRANCO



Représentants demandés pour quelques départements encore disponibles







Tél.: MON. 42-68

ST-ÉTIENNE





Agence et Dépôt pour la Région Lyonnaise ; RADIO-MATÉRIEL 13, Rue Jarente - LYON

TOUT LE MATÉRIEL RADIO

pour la Construction et le Dépannage ELECTROLYTIQUES — BRAS PICK-UP TRANSFOS - H. P. - CADRANS - C. V POTENTIOMÈTRES — CHASSIS, etc..

RADIO-VOLTAIRE

155, Avenue Ledru-Rollin - PARIS (XI*)



SUB-MINIATURES

- Haut-parleurs 6 cm. (six) !
- Transfos 20×25 mm !!
 Résistances 1/4 de watt, 10×3 mm !!!
 Lampes 1R5 1T4 1S5 3S4

TOUT LE MATÉRIEL MINIATURE

FANFARE, 21, RUE DU DÉPART, PARIS

ET LE FANTASTIQUE "TOM-TIT"

FUIL RAPY



TEMphone VAUGIRARD 00-79









NDUSTRIFI ORATOIRE 41. RUE ÉMILE-ZOLA MONTREUIL-SOUS-BOIS - AVRON 39-20



CHANGEUR AUTOMATIQUE DISQUES

Le plus sûr du monde!...

Le changeur automatique de disques JOBOTON possede UN SYSTÈME AUTOMATIQUE permettant de changer 10 disques avec régularité et douceur (brevet dénosé dans 42 navs)

UN PICK-UP avec capsule piezoélectrique de haute fidélité. Le bras se relève entièrement, ce qui facilite l'indroduction de l'aiguille qui se place systématiquement dans le premier sillon de

n'importe quel disque

VENTE EN GROS

J.E. CANETTI & C" - 16, Rue d'Orleans, NEUILLY (Seine) - Telephone Maillot 54-00

UN MOTEUR SILENCIEUX à fort couple de demarrage.

AUTO-TRANSFORMATEUR permettant d'adapter l'appareil à toutes les tensions

UN DISPOSITIF pour le rejet ou le répétition des L'ensemble est d'une présentation chromes impercable









Notez que PLUS DE 70% des candidats recus aux EXAMENS OFFICIELS sont des élèves de l'E.C.T.S.F.

> La Pépinière des Radios Français FOND

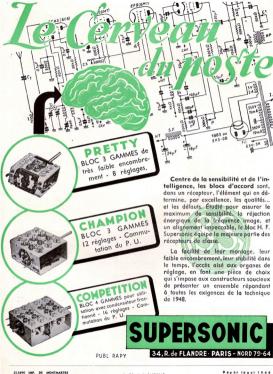



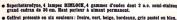

- · Plus de pannes, plus de réparations : échange standard du
- Nouveau procédé permettant la fabrication du poste et du coffret en 1 heure 30 minutes, d'où le prix.



Largeur: 29 cm. Profondeur: 17 cm.

LIRE L'ÉTUDE DE CE POSTE PAGE 20 DE CE NUMERO

VU L'IMPORTANCE DU PROGRAMME DE FABRICATIONS DE OUVEAUX AGENTS SONT ACCEPTÉS