

# Lead

ISSN 0753-7409

PROJET N° 9 : DISPOSITIF


THERMOSTATIQUE A RELAIS

DISTORSIOMETRE HARMONIQUE

PEDALE D'EFFETS : OVERDRIVE

ALLUMAGE PROGRESSIF POUR

LAMPES HALOGENES 1 kW

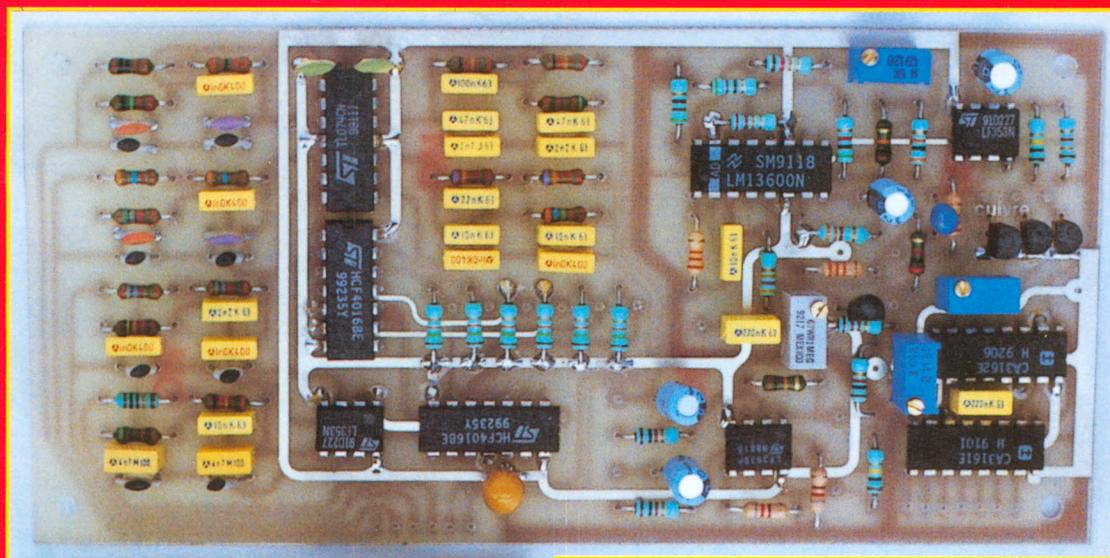

**DISTORSIOMETRE  
A  
AFFICHAGE  
NUMERIQUE**

**PEDALE  
OVERDRIVE**



M 1226 - 102 - 28,00 F





**200, av. d'Argenteuil**  
**92600 ASNIERES**  
 47.99.35.25 et 47.98.94.13  
 Fax : 47.99.04.78

**MAGASIN OUVERT DU MARDI AU SAMEDI**  
 de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 19 h. **LE LUNDI : de 14 h à 19 h**  
 (Fermé le lundi pendant les vacances scolaires)

**+ de 240 KITS**

**EXPOSES et GARANTIS 1 AN**  
 notre sélection des plus vendus

CH 81	Antenne électronique sans aiguille. ALI: 9V	190
CH 80	Afficheur géant à 206 leds. Binaire ou décimale	290
CH 29	Alarme à infra-sons. Ent./sort./alarm temporisés	350
CH 27	Alarme infrarouges passifs. Ent./sort./alarm temporisés	350
PL 10	Alarme antiivol de maison. Entrée/alarme temporisés	100
PL 78	Alarme antiivol de villa. 3 entrées. E/A temporisés	160
PL 57	Alarme auto à ultrasons. Entrée/alarme temporisés	190
CH 9	Alarme ou 160 hyperfréquences. E/S/A tempo.	120
OK 154	Alarme moto à contact de choc. Sensib. réglable	130
CH 1	Alarme pour automobile à détection de courant	110
PL 47	Alarme pour automobile. 2 entrées + tempo	140
OK 169	Alarme pour congélateur. Signal par LED et HP	127
OK 140	Alarme centrale 3 zones. Sortie sur relais	348
RT 3	Alarme centrale à zones à microprocesseur	850
PL 84	Alarme. Température réglable de 1 à 3 mm	100
PL 08	Alimentation réglable de 1 à 12V 300 mA	290
OK 51	Alimentation fixe 9 volts maxi 100 mA	69
OK 149	Alimentation réglable 3 à 24V / 2A avec coffret	292
OK 147	Alimentation réglable 3 à 30V / 3A avec coffret	564
PL 66	Alimentation digitale 0 à 24V / 2A avec transto	200
CH 78	Alimentation haute tension (3000V) pour clôture	270
PL 76	Alimentation électronique à décharge capacitive	400
PL 76	Ampli BF 10 watts. S: 4-82. BP: 30Hz/25kHz	99
PL 16	Ampli BF 2 watts + réglages volume & tonalité	120
PL 52	Ampli BF 2x15W ou 30W. S: 82. BP: 30Hz/25kHz	143
PL 33	Ampli stéréo 2x45W. S: 100 + préampli/correcteur	490
CH 71	Ampli HI-FI stéréo 2x12W. 4 entrées/effets sous 42	400
OK 150	Ampli BF 200W. Sortie 42. BP: 20Hz/20kHz	602
OK 99	Ampli guitare 80W. S: 82. BP: 30Hz/20kHz	348
PL 14	Ampli d'antenne 27MHz pour CB	100
OK 93	Amplificateur d'antenne PO-GO-OC-FM	42
PL 63	Ampli d'antenne télévision à 1000MHz. Gain 20dB	110
CH 57	Ampli d'antenne universel 80 à 900MHz. Gain 22dB	230
OK 115	Amplificateur téléphonique avec capteur et HP	84
CH 17	Amplificateur et correcteur vidéo. Alim. 9 volts	190
CH 56	Analyseur de spectre 10 bandes. 20dB/bande	450
OK 52	Antémètre en km/h sur 3 affich. avec coupelles	150
CH 06	Anti-cafards. Protection: environ 100m²	90
PL 36	Anti-moustiques. Portée efficace à 8 mètres	70
OK 23	Anti-moustiques. Portée efficace à 8 mètres	88
PL 81	Anti-parasites secteur. Maxi 1000W	120
OK 173	Anti-rats. Puissance 10W (sans HP)	127
CH 34	Anti-raupes. Protection: environ 300 m²	150
OK 21	Automate programmable à 4 relais (27/16/32)	290
OK 19	Avertisseur de dépassement de vitesse auto-moto	148
<b>- B -</b>		
CH 70	Baromètre digital (millibar sur 4 afficheurs)	550
PL 44	Base de temps 52V pilotée par quartz	90
PL 100	Batterie élec. 17 rythmes caisse claire et grosse	150
CH 45	Booster stéréo 2x45W. S: 4/82. Alim. 12V	450
<b>- C -</b>		
OK 46	Cadencœur d'essue-glaces à vitesse réglable	75
PL 61	Capacimètre digital 1p/99999. 3 afficheurs	220
OK 166	Carillon 9 tons réglables (avec son HP)	127
CH 39	Carte à 16 entrées pour PC (B. prise imprimante)	220
OK 43	Carte à 8 sorties sur 240/250V pour PC	290
CH 41	Carte d'acquisition pour PC (B. prise imprimante)	220
PL 18	Commande d'enregistreur téléphonique automatique	150
RT 2	Chambre d'écho digital 256k de mém. avec coffret	770
CH 35	Chambre de réverbération logicielle et mono	300
OK 96	Chargeur d'accus 12 volts maximum 4A	140
PL 71	Chargeur indicateur pour batterie 12V	70
OK 83	Chasse oiseaux automatique à synthèse vocale	350
CH 37	Chenillard 16 voies à vitesse réglable 16 x 1000W	250
PL 13	Chenillard 4 voies x 1200W. Vitesse réglable	120
PL 24	Chenillard 6 voies module. 6 x 1200W	170
CH 11	Chenillard 8 voies à leds. Vitesse réglable	170
RT 5	Chenillard programmable 10 voies x 1000W	750
PL 71	Chenillard programme 10 voies 2048 réglages	400
CH 53	Chenillard digital 8 voies à mémoire. 2048 réglages	400
CH 24	Chen de garde électronique à synthèse vocale	290
PL 30	Cip - interrupteur à micro A/M au son	90
CH 3	Cip - télécommande en 220V. Sensib. réglable	140
CH 63	Ciè code 4094 combinaisons. S/ tempo ou télérupt	350
OK 117	Commutateur 2 voies pour oscillo. (hâche/alterne)	158
PL 83	Compte-tours digital 100/9900 1/rm. 2 afficheurs	150
OK 68	Compresseur de modulation pour enregist. audio	68
CH 59	Compteur Geiger-Müller. Avertissement sonore	690
CH 23	Compteur décompteur tempsateur digital 1/99999	270
PL 40	Convertisseur de 12 à 220V maxi 40 watts	250
CH 64	Convertisseur de 12 à 220V maxi 150 watts	250
OK 134	Convertisseur de 144MHz à 100MHz en FM	119
CH 2	Convertisseur de 24 à 12V. Maxi 3A	150
PL 17	Convertisseur 27MHz / PO. Pour la bande CB	100
OK 39	Convertisseur de 12V à 5-7-9-12V ou 9V. 300mA	69
PL 46	Convertisseur de 6 à 12V maxi 2A	170
OK 27	Correcteur de tonalité mono	50
OK 28	Correcteur de tonalité stéréo	104
<b>- D -</b>		
OK 118	Decabimètre mono à 12 leds	124
OK 181	Decabimètre ou compteur photo-électronique	94
OK 181	Decodex de B. U. / C. W.	127
OK 88	Demio électronique pour trapezes	98
CH 14	Détartrateur électronique. Contrôlé par leds	190
OK 13	Détecteur d'arrosage. Avertissement par led	39
PL 27	Détecteur de gaz. Sortie sur relais 3A/250V	100
CH 40	Détecteur de passage à infrarouges. S/relais	220
OK 63	Détecteur de verges	55
OK 20	Détecteur réservé d'essence	50
PL 18	Détecteur universel à 5 fonctions. S/relais	100
OK 47	Disjoncteur réglable de 50mA à 1A + réarmement	94
<b>- E -</b>		
OK 61	Emetteur en FM. 100mW. Réglable de 88 à 108MHz	59
PL 35	Emetteur en FM. 3W. Réglable de 88 à 108MHz	140
CH 4	Emetteur en FM. 5W. Réglable de 90 à 104MHz	250
CH 61	Emetteur en FM. 7W. Réglable de 88 à 108MHz	350
CH 15	Emetteur téléphonique pour recevoir sur la FM	150
CH 33	Etoile programmée à 8 branches et 64 leds	450
<b>- F -</b>		
RT 1	Fréquencemètre digital 30Hz à 1GHz avec coffret	850
PL 82	Fréquencemètre digital de 30Hz à 100MHz. 3 afficheurs	450
OK 86	Fréquencemètre digital de 50Hz à 1MHz. 3 afficheurs	247
<b>- G -</b>		
PL 33	Générateur 9 tons réglables pour appels CB	90

OK 123	Générateur BF de 1Hz à 400kHz. 5 gam. 3 signaux	276
OK 125	Générateur d'impulsions 0,1Hz à 150kHz en 6 gam.	247
CH 50	Grouette électronique guidée par infrarouges	200
CH 10	Gradateur à télécommande infrarouges. P: 1200W	290
PL 48	Gradateur à touch-control 1000W + mémoire	120
OK 11	Gradateur de lumière 1500 watts	400
<b>- H -</b>		
CH 30	Horloge générale à 4 x 15 leds. Alim. 220V	500
CH 32	Horloge analogique à 74 leds (h/m/s)	450
CH 75	Horloge minutière chronométrée digital 24 h. 1/100°	350
CH 69	Horloge parlante en français programm. + réveil.	390
CH 76	Hygromètre digital de 0 à 99,9%. 3 afficheurs	690
<b>- I -</b>		
CH 80	Interface pour liaison imprimante PC-Minitel	450
OK 84	Interphone 2 postes par fil (HP & micro-télex)	94
PL 52	Interphone auto-moto sans commut. avec mic. & HP	160
OK 8	Interrupteur touch-control. A/M par effacement	84
PL 55	Interrupteur précommandé sur réglable 1200W	100
CH 12	Instituteur produit. 200000/cm² à 1m	220
<b>- J -</b>		
OK 48	Jeux: 421 à leds. 3 x 7 leds. Montage à CI	173
OK 10	Jeux: 421 digital à 3 afficheurs. Montage à CI	173
OK 10	Jeux: 06 électronique à 7 leds. 59	173
OK 28	Jeux: jay-pack à 3 afficheurs et sonore	240
OK 22	Jeux: jay-pack avec afficheur pour les fautes	90
OK 11	Jeux: pile ou face à leds	128
OK 9	Jeux: roulette à 16 leds. Montage à CI	128
CH 77	Journaux lumineux. 8 x 32 leds. Mémoire 123 caract.	490
<b>- L -</b>		
CH 58	Laser de démonstration 3mW. Lumière rouge	1200
RT 7	Laser de spectacle 3-5mW + modeurs/miroirs + coff.	800
<b>- M -</b>		
OK 171	Magnéto-électronique numérique à synth. vocale 1Hz/15Hz	127
OK 172	Magnéto-électronique numérique à synth. vocale 1Hz/15Hz	127
CH 72	Mélangeur quadrichrome 4 voies de 1000W	350
CH 48	Message parlant à synthèse vocale. 15 secondes	350
PL 02	Métronome réglable 40 à 200 tops/mn sur HP	50
OK 1	Minuterie réglable de 10s à 5mn. P: 1000W	84
PL 90	Minuterie réglable de 30s à 30mn. Maxi 1000W	150
CH 54	Mire TV N&B 625 lignes avec moduleateur UHF	450
OK 138	Moduleur à micro + chercheur à 4 voies x 1200W	100
PL 07	Moduleur 3 voies + inverse. 3x 1200W	100
PL 09	Moduleur 3 voies à micro. 3x 1200W	120
PL 05	Moduleur 3 voies + préampli. 3x 1200W	100
OK 3	Moduleur 3 voies 3x 1500W	100
PL 60	Moduleur BT 3 voies pour voiture. Alim. en 12V	90
CH 49	Moduleur de lumière en 12V. 3 voies à micro	110
OK 130	Moduleur UHF mono à chercheur à 4 voies x 1200W	80
CH 66	Moduleur ou VU-mètre 8 voies à micro. 8x 1000W	250
<b>- N -</b>		
CH 65	Nettoyeur haute fréquence par ultrasons	250
<b>- P -</b>		
P 84	Pré-écoute pour casque. Complément du PL 68	108
PL 14	Pré-ampli d'antenne 27MHz pour la réception CB	80
OK 121	Préampli micro 3000Z. Gain 26dB à 1kHz	40
OK 99	Préampli micro 47kZ. Gain 20dB à 1kHz	40
PL 31	Préampli pour guitare. Alim. 9 volts	187
OK 137	Préampli-correcteur stéréo 4 entr. BP: 10Hz/25kHz	187
PL 64	Programmeur domestique 20 A/M. S/4 relais	500
CH 67	Programmeur journalier 30 fonction. 4 relais	390
CH 62	Programmeur de 68705-P3S. Alim. 220V	250
RT 4	Program. copieur d'EPROM par clavier avec coffret	850
PL 6	Program. copieur d'EPROM au contact avec coffret	700
CH 79	Programmeur universel 21 fonctions sur 4 relais	450
<b>- R -</b>		
OK 122	Recepteur de 50 à 200MHz sur écouteur	137
OK 163	Recepteur AM aviation 110/130MHz avec coffret	258
OK 165	Recepteur chalutiers 1,6 à 2,8MHz avec coffret	258
OK 159	Recepteur marine 135 à 170MHz avec coffret	258
OK 179	Recepteur ondes courtes 1 à 20MHz avec coffret	258
OK 177	Recepteur FM police 66 à 88MHz avec coffret	258
OK 180	Recepteur FM 88 à 108MHz + ampli et HP	143
OK 108	Recepteur FM 88/108MHz sur écouteur	59
OK 81	Recepteur PO-GO sur écouteur	59
OK 34	Répétiteur d'appel téléphonique. Sortie sur relais	110
<b>- S -</b>		
PL 20	Serrure codée 4 chiffres. Sortie sur relais	120
CH 73	Serrure codée digitale 7 chiffres avec 68705(P3S)	390
CH 38	Sifflet de dressage pour chiens (ultrasons 40kHz)	190
OK 138	Signal tracer + gén. Signaux carrés à 1kHz	90
CH 19	Simulateur de panne auto pour alarme (allumage)	250
CH 47	Simulateur de présence 2 circuits pour alarme	160
CH 6	Simulateur téléphonique (complément d'alarme)	150
PL 80	Sirène américaine 10W. Signal modulé K40z	100
CH 25	Sirène parlante. Ore à visuel, au secours	180
OK 199	Sonnette électronique. Mesure de -8 à +130dB	127
CH 51	Spot à 10 leds. Alimentation en 12V	160
CH 13	Stroboscope 150 joules à vitesse réglable	160
OK 157	Stroboscope 300 joules à vitesse réglable	227
PL 15	Stroboscope 40 joules à vitesse réglable	120
PL 74	Stroboscope musical 40 j. Sensibilité réglable	170
PL 92	Stroboscope DC réglable pour auto-moto	140
CH 7	Synthésiseur de sons pour réaliser une console	250
<b>- T -</b>		
PL 68	Table de mixage stéréo à 6 entrées. BP: 20Hz/20kHz	232
CH 9	Tachymètre digital 100-9900 1/mn sur 2 afficheurs	220
PL 67	Télécommande 27MHz codée 1 canal. Sortie/relais	320
OK 67b	Télécommande pour télécommande PL 67	180
PL 65	Télécom. HF 250MHz codée (type R25). P: 20m	390
CH 26	Télécom. infrarouges 4 canaux S/relais 3A/250V	390
PL 16	Télécommande infrarouges codée 4 canaux	390
PL 25	Télécommande lumineuse. Sortie sur relais	100
CH 46	Télécommande par téléphone 2 canaux	300
PL 22	Télécommande secteur 1 canal. Sortie sur relais	170
PL 72	Télécommande ou barrière à ultrasons. S/relais	190
PL 85	Télécommande ou barrière à infrarouges. S/relais	200
OK 36	Télérupteur réglable. Sortie sur relais 3A/250V	90
PL 94	Temporisateur digital à 1999s. 3 aff. S/relais	250
PL 54	Temporisateur réglable de 1s à 3mn. S/relais	100
OK 57	Testeur de semiconducteurs. Vérification par leds	55
OK 42	Thermomètre de salon à colonne de 0 à 36° par leds	250

OK 64	Thermomètre digital de 0 à 99,9° sur 3 afficheurs	193
PL 43	Thermomètre digital de 0 à 99,9° sur 2 afficheurs	180
CH 44	Thermomètre mural 0 à 99,9° affiché / Leds de 5cm	250
CH 5	Thermomètre digital 0 à 99,9° 4 mémoires C: 3A/250V	210
PL 29	Thermomètre réglable de 0 à 99,9°. S/relais 3A/250V	90
OK 129	Traceur de courbes pour oscilloscope (Y = F(x))	193
OK 77	Trains: bloc système (anti-rattrapage)	85
OK 52	Trains: sifflet automatique avec son HP	74
CH 33	Trains: sifflet à sons avec son HP	124
OK 185	Transmetteur variable de vitesse automatique A/M	200
CH 22	Transmetteur sons à liaison par infrarouges	200
CH 31	Truqueur de voix + préampli. Nombreux effets	220

PL 59	Truqueur de voix réglable	100
CH 74	Truqueur de voix robot réglable	150
RT 8	Truqueur de voix professionnel + effets musicaux	850
PL 79	Tuner FM stéréo 88 à 108MHz + CAF. Sensib.: 2µV	232
<b>- V -</b>		
OK 100	VFO pour bande 27MHz. Remplace le quartz	94
PL 42	Variateur de vitesse pour 6 ou 12V maxi 1A	100
PL 75	Variateur de vitesse 220V/1000W S/perte de couple	100
OK 166	Voltmètre digital de 0 à 399,9V 3 affiché. 1/3 gamm.	160
OK 62	VU-Control. Commande auto. son. S/relais	94
OK 62	VU-mètre stéréo 2x 6 leds (pour ampli à 100W)	100

**LIBRAIRIE + de 120 TITRES**

<b>REPERTOIRES :</b>		
LV 2	Répertoire mondial des amplis op. Touret	137
LV 10	Répertoire mondial des transistors à effet de champ	137
LV 15	Radio-tubes. Aisberg/Gaudillat/Descheppe	168 p
LV 54	104-tubes. Tubes et schémas. Descheppe	184 p
LV 55	Répertoire mondial des C.I. numériques. + de 13000	72
LV 56	Equivalences transistors + de 50000 Feletou	576 p
LV 57	Equivalences des C.I. + de 45000 Feletou	960 p
LV 129	Les circuits intégrés T.V. Tome 1. Schreiber	117
LV 76	Les circuits intégrés T.V. Tome 2. Schreiber	117
LV 172	Les circuits intégrés TV Vidéo. Tome 1. Schreiber	117
LV 207	Les circuits intégrés TV Vidéo. Tome 4. Schreiber	117
LV 95	Guide mondial des semi-conducteurs. Schreiber	177
LV 115	Répertoire mondial des transistors + 30000	448 p
LV 136	Equivalences diodes et Zeners + 45000	500 p
LV 141	Equivalences thyristors, triacs, opto + 28000	177
LV 15	Les 50 principaux circuits intégrés. Knoerr	210 p
LV 72	Guide des C.I. CMOS/TTL/Analoges/Audio. Publitronic	155
LV 725	Guide des C.I. HCMOS/micro/RAM/EPROM. En anglais	162
<b>INITIATION :</b>		
LV 12	La radio et la T.V. mais c'est très simple. Aisberg	177
LV 23	Cours fondamentaux des microprocesseurs. Lien	336 p
LV 29	Cours de télévision moderne. Besson	352 pages
LV 34	Cours fondamentaux de télévision. Besson	520 p
LV 60	La pratique des antennes. Guilbert	208 pages
LV 65	Antennes et réception TV. Dartevielle	224 pages
LV 86	L'électronique des semi-conducteurs en 15 leçons	92
LV 85	Emploi rationnel des transistors. Oechelchen	416 p
LV 86	Emploi rationnel des C.I. Intégrés. Oechelchen	512 p
LV 98	La pratique des oscilloscopes. Beckers & Reginet	167
LV 113	Les alimentations. Damayé & Cagne	480 pages
LV 122	Calcul pratique des alimentations. Fantou	158 p
LV 149	La réception satellite. Besson	128 pages
LV 171	Cours pratiques d'électronique. Ragnaud	416 p
LV 176	Pratique de l'électronique en 15 leçons. Sorokin	320 p
LV 178	Pratique de la CB. Dartevielle	128 pages
LV 198	La TV haute définition. Besson	160 pages
LV 400	L'électronique à la portée de tous. Isabel	192 p
LV 439	Les antennes. Brault & Pat. 448 p. 12 <sup>e</sup> édition	242
LV 443	Les composants électroniques programmables	176 p
LV 458	Initiation à l'électronique et à l'électrofité	107

# Led

**Société éditrice :**  
Editions Périodes  
Siège social :  
1, bd Ney, 75018 Paris  
Tél. : (1) 42.38.80.88  
SARL au capital de 51 000 F  
Directeur de la publication :  
Bernard Duval

**LED**  
Mensuel : 28 F  
Commission paritaire : 64949  
Locataire-gérant :  
Editions Fréquences  
Tous droits de reproduction réservés  
textes et photos pour tous pays  
LED est une marque déposée  
ISSN 0753-7409

**Services Rédaction-  
Abonnements :**  
(1) 42.38.80.88 poste 7314  
1 bd Ney, 75018 Paris

**Réalisation/Fabrication  
Responsable technique**  
Thierry Pasquier

**Rédaction**  
Ont collaboré à ce numéro :  
Georges Matoré,  
René Rateau  
Bernard Dalstein

**Abonnements**  
10 numéros par an  
France : 210 F  
Etranger : 290 F

**Petites annonces gratuites**  
Les petites annonces sont  
publiées sous la responsabilité de  
l'annonceur et ne peuvent se  
référer qu'aux cas suivants :  
- offres et demandes d'emplois  
- offres, demandes et échanges  
de matériels uniquement  
d'occasion  
- offres de service

**Composition**  
Bernadette Duval  
**Photogravure**  
Sociétés PRS/PSC - Paris  
**Impression**  
Berger-Levrault - Toul

## 4

### PROJET N° 9 : DISPOSITIF THERMOSTATIQUE A RELAIS

Nous allons étudier et réaliser ensemble un thermostat d'ambiance, pour gouverner le fonctionnement d'un élément chauffant électrique d'une puissance de 1,2 kW.

## 14

### EXPERIENCES D'ELECTRONIQUE POUR LES COLLEGES

- Fiche n° 5 : Portes logiques OU. Comme pour les fiches n° 2 et n° 4, la manipulation exploite le module "portes logiques" équipé du circuit intégré CD 4071.

- Fiche n° 6 : Portes logiques OU EXCLUSIF. L'étude s'effectue à l'aide du circuit intégré CD 4070 installé sur le module "portes logiques".

## 18

### ALLUMAGE PROGRESSIF POUR LAMPES HALOGENES

Ce dispositif d'allumage progressif automatique réduit les

risques de claquage à la mise sous tension, en même temps qu'il protège les yeux contre la montée brutale de la lumière.

Pour des puissances jusqu'à 500 W un petit radiateur genre ML 33 (5° C/W) suffit à refroidir le triac. Il faudra un modèle un peu plus important (2° C/W) pour atteindre les 1 kW, limite imposée par le triac sélectionné.

## 26

### SERVICE FILMS POSITIFS

Pour vous aider dans la gravure de vos circuits imprimés, les Editions Périodes vous proposent le film positif des implantations publiées dans ce n° 102 de Led.

## 27

### SERVICE CIRCUITS IMPRIMES

Ce service permet aux lecteurs de Led d'obtenir les circuits imprimés gravés, percés ou non, en en faisant la demande auprès de la Rédaction.

Tous les circuits imprimés proposés dans nos précédents numéros sont toujours disponibles.

## 30

### DISTORSIOMETRE HARMONIQUE A AFFICHAGE NUMERIQUE (1<sup>re</sup> PARTIE)

Construisant régulièrement les amplificateurs et préamplificateurs décrits dans la revue, nos lecteurs trouveront quelque intérêt à tester leurs matériels et à en affiner les réglages.

Trois gammes de mesures sont prévues. Elles correspondent, à pleine échelle avec affichage numérique sur trois digits, à 99,9 % de distorsion, à 9,99 % et à 0,999 %.

La dernière gamme offre ainsi une résolution théorique de 0,001 % à la limite de ce qu'il est possible d'évaluer à l'aide d'un instrument très soigneusement construit.

## 44

### PEDALES D'EFFETS POUR INSTRUMENTS : PEDALE OVERDRIVE

Cette réalisation est probablement à la fois l'une des plus simples à réaliser et la plus demandée par les guitaristes.

L'overdrive génère un son qui n'est pas sans rappeler la saturation progressive délivrée par les amplificateurs à lampes.

### DROITS D'AUTEUR

Les circuits, dessins, procédés et techniques publiés par les auteurs dans Led sont et restent leur propriété. L'exploitation commerciale ou industrielle de tout ou partie de ceux-ci, la reproduction des circuits ou la formation de kits partiels ou complets, voire de produits montés, nécessitent leur accord écrit et sont soumis aux droits d'auteur. Les contrevenants s'exposent à des poursuites judiciaires avec dommages-intérêts.

Il nous est demandé de réaliser un thermostat d'ambiance, pour gouverner le fonctionnement d'un élément chauffant électrique d'une puissance de 1,2 kilowatt ....

**D**ans l'esprit de tout praticien chargé de responsabilités, soucieux de la gestion des installations qui lui sont confiées, la consommation minimale d'énergie a toujours été une préoccupation dominante.

L'isolation thermique et la thermorégulation font réaliser d'appréciables économies, tout en contribuant au confort ...

## PROJET

Un petit laboratoire est en cours d'agencement à l'usine, qui devra réceptionner les matières premières approvisionnées. De plus, il suivra la fabrication, il vérifiera la conformité des produits élaborés aux spécifications contractuelles.

Un radiateur sera installé dans chacun des deux locaux qui constituent ce laboratoire, y garantissant la (bien connue !) température des 18 °C.

La puissance du chauffage à développer doit "couvrir", sans excès, les déperditions thermiques des locaux, maintenant à l'intérieur de ces derniers la température conventionnelle, pour une température extérieure pouvant descendre à -15 °C (spécification d'usage répandu).

Les déperditions sont évidemment liées au climat de la région géographique, aux dimensions des locaux, à leur exposition.

Une substantielle économie d'énergie de chauffage se retire de la qualité de la construction, au niveau de l'isolation

des parois, des sols, plafonds et vitrages ...

Tous ces paramètres sont pris en compte par le chauffagiste dans son étude, dont il ressort ici qu'il lui faudra installer un radiateur d'une puissance de 1,2 kW dans chacune des deux parties du laboratoire.

Utiliser des radiateurs à circulation de fluide caloporteur est l'idée qui vient à l'esprit, puisque de l'eau chaude, à la température de 70 °C, est disponible dans l'usine. Mais "tirer" les canalisations d'amenée et de retour, calorifugées et enterrées, depuis le bâtiment le plus proche, s'avère opération trop onéreuse, un investissement qui jamais ne sera amorti ...

Alors, la solution retenue consiste à poser deux éléments chauffants électriques de la puissance requise, classiquement industriels, d'un type couramment utilisé. Il s'agit de résistances au nickel, blindées. Nous les pourrions des dispositifs thermostatiques que nous confectionnerons nous-mêmes.

C'est du cahier de la routine que nous extrayons cet exemple de réalisation, pour en conduire ensemble le projet. Mais nous attirerons votre aimable attention sur le fait que les puissances développées dans l'exemple choisi, s'apparentent à celles usuellement rencontrées au quotidien, dans n'importe quel foyer domestique.

Notre projet exemple sera facilement transposable, à l'occasion qui se présentera ...

Nous commencerons par conduire l'étude et la confection du dispositif

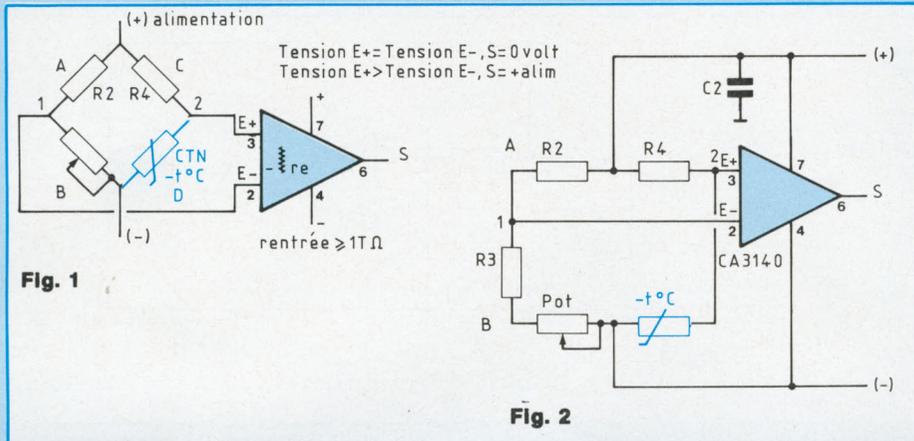


Fig. 1

thermostatique d'ambiance à relais, pour traiter ensuite le projet "triac".

## PRINCIPE DE BASE

Assemblons un pont de Wheatstone (Led N° 66), par lequel s'effectue la comparaison de grandeurs résistives (figure 1).

La branche D du pont est constituée d'une thermistance, un intéressant semi-conducteur dont la valeur résistive varie selon sa température, que nous avons déjà fait participer à une manipulation lors de notre entretien du n° 88 de Led.

Cet élément thermosensible est pris du type CTN, à Coefficient de Température Négatif, c'est-à-dire dont la valeur résistive diminue, varie négativement avec l'élévation de sa température.

A toute température donnée correspond une valeur résistive particulière de la thermistance. En intervenant sur la position du curseur du potentiomètre constituant la branche B du pont de Wheatstone, nous faisons prendre à ce potentiomètre la valeur résistive qui, conjuguée avec celle de la CTN, conditionne la même tension aux sommets 1

et 2 du pont, lequel est en équilibre ... Relions directement ces sommets 1 et 2 aux entrées E- et E+ d'un amplificateur opérationnel. La tension différentielle présente entre les sommets 1 et 2 étant nulle, les entrées E- et E+ sont portées au même potentiel et la tension sortie de l'ampli op est alors nulle. Ces phénomènes nous sont désormais bien connus, qui sont en absolue conformité avec les principes fondamentaux de l'amplification différentielle, de différence de tension (Led N° 88 et N° 89).

Si la température avoisinant et influençant la thermistance CTN vient à diminuer, la valeur résistive de la CTN augmente et il en résulte un relèvement du potentiel du sommet 2 du pont. Conséquence naturelle du phénomène, la tension appliquée sur l'entrée E+ de l'amplificateur opérationnel s'élève, qui devient supérieure à celle, inchangée, présente sur l'entrée E-.

Voilà qui fait passer brutalement la tension sortie de l'ampli op de sa valeur minimale, nulle, à sa valeur maximale, toute proche du (+) alimentation ... Il suffit donc de faire commander la base d'un transistor NPN par la sortie de l'ampli op, pour qu'une baisse de la température du milieu ambiant se tra-

duise par le passage à l'état conducteur de ce transistor (figure 2).

Chargeons le collecteur du transistor par la bobine d'un relais électromagnétique, dont le contact à fermeture, contact Travail, gouverne la mise en service d'une résistance chauffante ... Ainsi, lorsque la température ambiante, en diminuant, atteint et franchit le seuil de référence du dispositif, le radiateur entre en fonctionnement, pour s'arrêter de chauffer lorsque la température ambiante repasse au-dessus du seuil fixé.

Nous venons de réaliser un dispositif thermostatique d'ambiance, fonctionnant par tout ou rien, puisqu'il ne peut occuper que deux seuls états : Marche et Arrêt du chauffage ...

## L'AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL

Notre choix ne surprendra pas, qui se porte une fois de plus sur l'ampli op CA 3140, lequel s'accommode volontiers, nous le savons, d'une source d'alimentation simple, unique et non pas symétrique.

L'impédance d'entrée de ce type d'amplificateur opérationnel, des dernières générations, présente une valeur démesurément grande, avec son téraohm, le nombre 1 suivi de douze zéros ... ohms !

Voilà qui ne saurait en aucune manière fausser le fonctionnement du pont, dans la mise en parallèle de grandeurs résistives infinies avec celles qui le constituent (figure 1).

## ETAGE SORTIE A RELAIS

Commençons par nous intéresser au second étage de notre dispositif thermostatique, celui équipé du relais élec-

# L'exploitation de la connaissance

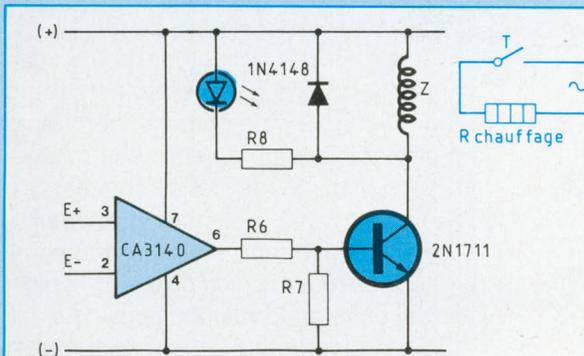


Fig. 3

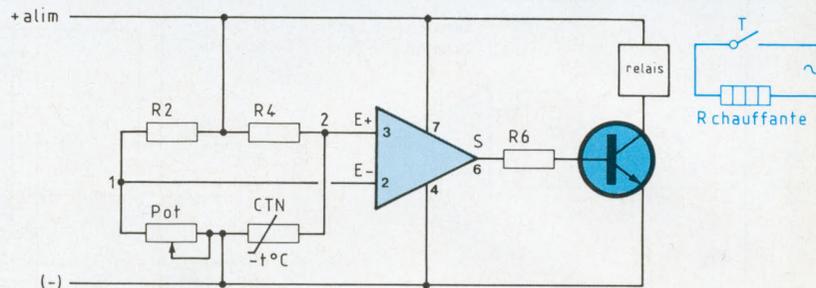


Fig. 4

tromagnétique de commande de mise en service du radiateur, dont la figure 3 nous montre le schéma de principe.

Nous avons décidé d'utiliser un relais-carte, destiné au montage direct sur circuit imprimé. Ce relais sera performant et très fiable !

Il est fait grande consommation du modèle V 23127 A Siemens et de son équivalent 40 Finder, directement interchangeables.

Conformes aux normes, ils sont garantis pour vingt millions de manoeuvres, à raison de 1 800 opérations par heure (c'est un maximum !), cela grâce à la haute qualité de leurs contacts, au pouvoir de coupure de 8 ampères.

Leurs petites dimensions (12,5 – 29 – 25 mm) contribuent à leur réputation !

Notre préférence, dans le cas présent, va au modèle "12 V", celui des relais, dans la série, dont la bobine d'impédance 220 Ω est prévue pour un fonctionnement sous la tension de 12 V, demandant un courant d'excitation d'une cinquantaine de milliampères seulement. Un bon vieux et fidèle transistor NPN/ 2N 1711 peut donc commander ce relais et il le fera sans défaillance, comme s'il était fait exclusivement pour ...

C'est lors de notre entretien du N° 80

de Led que nous avons démonté le mécanisme des amplificateurs de puissance, découvrant la nécessité de saturation du transistor pilote.

Le collecteur du 2N 1711 est chargé par la bobine du relais, d'impédance Z.

Négligeons la tension collecteur-émetteur à la saturation, c'est  $U_{CEsat}$ , de l'ordre de 0,5 V et la tension émetteur-base, c'est  $U_{BE}$ , de l'ordre de 0,7 V, bien faibles devant la tension d'alimentation, ce qui simplifie nos calculs sans en altérer les résultats !

L'intensité du courant de collecteur est :

$$I_C = \frac{U_{alim} - U_{CEsat}}{Z} = \frac{U_{alim}}{Z} = \dots \text{ mA} \quad (1)$$

$\beta$  étant le gain en courant du transistor, le courant minimal de base engendrant ce courant de collecteur est

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{(1)}{\beta} = \frac{U_{alim}}{\beta Z} = \dots \text{ mA} \quad (2)$$

Mais, pour obtenir à coup sûr la saturation du transistor, imposons-lui un courant de base d'intensité double de la valeur minimale nécessaire, soit :

$$2 \times (2) = 2 \frac{U_{alim}}{\beta Z} = \dots \text{ mA} \quad (3)$$

Ce courant de base est apporté depuis la sortie de l'ampli op, alors très proche

du +U alimentation, par la résistance de base R, telle que :

$$R_B = \frac{U_{alim} - U_{BE}}{(3)} = \dots \text{ k}\Omega$$

Nous "oublions"  $U_{BE}$ , très faible devant  $U_{alim}$ .

$$R_B = \frac{U_{alim}}{(3)} = \frac{U_{alim} \cdot \beta \cdot Z}{2 U_{alim}} = \frac{\beta \cdot Z}{2}$$

Le  $\beta$  du 2N 1711 étant de 100,

$$R_B = \frac{1}{2} \times 100 \times 220 \Omega = \dots 10 \text{ k}\Omega$$

Pour que la base du 2N 1711 ne soit jamais "en l'air", nous disposerons entre base et émetteur (à la masse), du transistor la résistance R7 de valeur

$$\frac{1 \text{ V}}{I_{B \text{ max}}} \quad (\text{Led N}^\circ\text{s 96 et 97})$$

$$R7 = \frac{1 \text{ V}}{(3)} = \dots 1 \text{ k}\Omega$$

Nous devons protéger le transistor contre la surtension à l'arrêt de l'excitation de la bobine du relais (Led n° 80).

Une diode 1N 4148 écrêtera la surtension mettant en danger le transistor, par son collecteur ...

Mais nous nous méfions aussi, peut-être par excès de prudence, de l'ouverture éventuelle du circuit du collec-

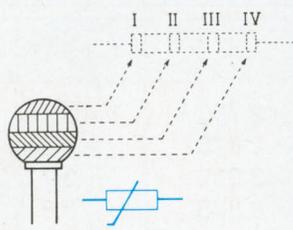


Fig. 5

teur du 2N 1711, cette électrode pouvant se trouver libre, non connectée, "en l'air", à un moment donné d'une intervention, ou d'une vérification systématique du montage ...

La caractéristique tension  $U_{BE0}$  du 2N 1711, c'est-à-dire sa tension base-émetteur, collecteur ouvert, "en l'air", est de 7 V. Alors, dans notre montage, installons une résistance de valeur 33 à 47 k $\Omega$  entre collecteur du 2N 1711 et (+) alimentation, en parallèle à la bobine du relais et la diode 1N 4148, le circuit du collecteur ne sera jamais ouvert !

Au fait, pourquoi n'installerions-nous pas également, en plus, en parallèle à la bobine du relais, une diode électroluminescente rouge, avec sa résistance de protection série ?

La DEL illuminée nous dirait que le transistor est conducteur, que le relais est actif, que le radiateur est en service ...

Nous installerons un porte-fusible avec capot de protection, équipé d'un fusible temporisé, de calibre normalisé 6,3 A, dans le circuit de l'élément chauffant, une précaution classique ...

P de l'élément chauffant  
= 220 V x 6,3 A = ... kW

Le relais mis en oeuvre "coupe" 8 A, il peut commander un élément de puis-

sance : 220 V x 8 A = ... kW.

## PONT

L'étage d'entrée du dispositif thermostatique, celui qui doit décider de l'activation du relais, en fonction de la température ambiante, est essentiellement constitué d'un pont de Wheatstone associé à un amplificateur opérationnel. Nous adoptons le schéma reproduit à la figure 4.

La branche B du pont est celle du réglage, de fixation du point de consigne "température". Elle comportera une résistance talon, R3, seule en service lorsque le potentiomètre de réglage occupera sa valeur résistive minimale, son curseur étant en butée, correspondant à la température maximale de consigne.

L'ensemble (résistance talon + résistance totale du potentiomètre) correspondra à la température minimale de consigne, qui sera celle de "mise hors gel" du local !

Fixons-nous une température ambiante maximale de 25 °C et une température ambiante minimale de 8 °C, les deux valeurs limites correspondant, en dernier ressort, à l'excursion totale du curseur du potentiomètre de fixation du point de consigne de la température ambiante voulue ...

Qui mieux est, pour la conduite de notre étude, convenons de donner à notre potentiomètre la valeur nominale Pot qui soit égale à celle de la résistance talon R3, telle est notre pratique personnelle.

En ces conditions, la valeur résistive de la branche B du pont variera entre deux limites, R3 et (R3 + Pot), lesquelles sont entre elles dans le rapport de 1 à 2 et correspondront à la plage de la température ambiante comprise

entre les valeurs extrêmes 25 et 8 °C. Réplique de l'ensemble résistif de la branche B, la thermistance occupera la branche D du pont de Wheatstone. La variation de sa valeur résistive sera également conditionnée, entre deux grandeurs (résistives) limites, dans le même rapport de 1 à 2, correspondant aux températures extrêmes de 25 et 8 °C.

## THERMISTANCE

La thermistance est une résistance ... semi-conductrice, dont la valeur résistive ne varie pas proportionnellement à sa température, de façon directe, linéaire, contrairement à celle des classiques résistances que nous utilisons partout ailleurs.

Nous venons de dire "sa température", car la thermistance voit sa propre résistance varier, qui subit l'incontournable effet Joule dû au passage du courant qui la traverse (comment voulez-vous qu'il en soit autrement ?), mais également l'influence de la température du milieu dans lequel elle est placée.

L'action conjuguée de ces deux effets sera exploitée sous la forme de la variation de la tension présente aux bornes de la thermistance.

Chez la thermistance CTP, à Coefficient de Température Positif, l'élévation de température se traduit par une augmentation, une variation positive de sa valeur résistive.

La thermistance CTN, à Coefficient de Température Négatif, se caractérise par une variation négative, une baisse de sa valeur résistive, lorsque sa température augmente.

C'est une thermistance de cette seconde famille que nous mettons en oeuvre dans notre présente réalisation.

# L'exploitation de la connaissance

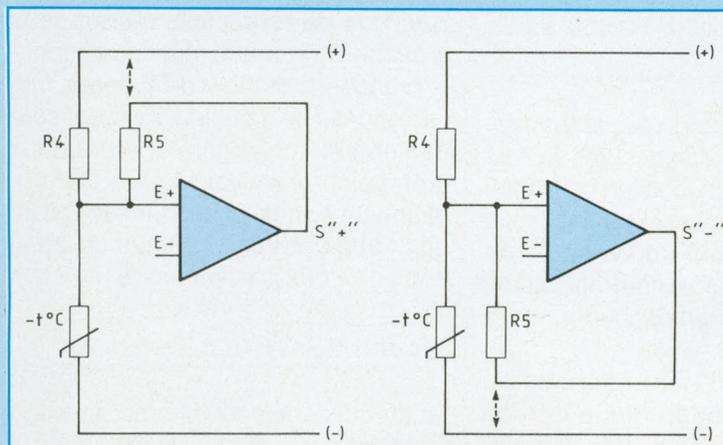


Fig. 6a

Fig. 6b

R *	B	alpha
4,7	2 750	-3,1
10	2 875	-3,2
100	3 300	-3,7
150	3 375	-3,8
220	3 475	-3,9
470	3 650	-4,1
1 000	3 825	-4,3
2 200	4 125	-4,6
4 700	4 350	-4,9
10 000	4 275	-4,8
22 000	4 275	-4,8
47 000	4 400	-5
100 000	4 500	-5,2

R \* = Résistance nominale en ohms, à 25 °C

Les fabricants nous proposent des thermistances des deux types, CTP et CTN, mais les CTN sont les plus répandues, partout disponibles (figure 5).

La valeur résistive de la CTN obéit à la loi de variation ainsi exprimée :

$$B \left( \frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

$$R_2 = R_1 \cdot e$$

- R2 et R1 sont les valeurs résistives liées aux températures absolues T2 et T1 de la thermistance, exprimées en (degrés) Kelvin.

- B est l'indice de sensibilité thermique

- e est la base des logarithmes népériens

Il suffit d'ajouter 273,15 au nombre exprimant la température en °C (degrés Celsius), pour obtenir la correspondance, en K, de la température absolue.

Parfois est donnée cette autre expression de la loi de variation :

$$R_2 = R_1 (1 + \alpha)^{(T_2 - T_1)}$$

R1 et R2 sont toujours les valeurs résistives de la thermistance, correspondant à ses deux températures associées, T1 et T2.

$\alpha$  est le coefficient de variation, encore appelé coefficient d'altération.

Nous vous reproduisons ici le tableau récapitulatif des valeurs résistives et coefficients associés des CTN typiquement partout disponibles.

Nous avons convenu d'une variation, dans le rapport de 1 à 2, de la valeur résistive de la thermistance CTN, en association conjuguée avec les températures extrêmes de 25 et 8 °C. R1 est la résistance de la CTN à 25 °C, R2 est sa résistance à 8 °C.

Nous voulons :  $R_2 = 2 R_1$ .

$$R_2 = 2 R_1 = R_1 (1 + \alpha)^{(T_2 - T_1)}$$

$$2 = (1 + \alpha)^{(T_2 - T_1)}$$

avec  $(T_2 - T_1) = (8 - 25) = -17$  °C

$$2 = (1 + \alpha)^{-17}$$

$$\log 2 = -17 \log (1 + \alpha)$$

$$\log (1 + \alpha) = -\frac{\log 2}{17} = -0,0177 \dots$$

$$(1 + \alpha) = 0,96$$

$$\alpha = -4 \%$$

Consultons notre tableau !

Nous choisissons une thermistance CTN de 470  $\Omega$  (à 25 °C).

Notre ampli op ne consomme rien en ses entrées, étant donné la valeur infinie de sa résistance d'entrée, la résistance (interne) présente entre ses entrées.

Donnons à R4, constituant la branche C de notre pont, la valeur de 10 k $\Omega$  et donnons à R2, de la branche A du pont, la valeur de 10 R4, soit 100 k $\Omega$ .

Donnons à la résistance talon R3, comme au potentiomètre Pot de la branche B du pont, l'égale valeur de 10 fois celle de la CTN, soit 4,7 k $\Omega$ .

Lorsque la valeur résistive du potentiomètre est nulle, son curseur étant en butée, le court-circuitant et si la température ambiante est de 25 °C, condi-

tionnant la valeur résistive de la thermistance de  $470 \Omega$ , l'harmonie dans la proportionnalité des grandeurs résistives du pont est parfaitement assurée.

Une même tension est alors présente aux sommets 1 et 2 du pont, lequel est en état d'équilibre, la tension sortie S de l'ampli op est nulle ...

### FONCTIONNEMENT DU PONT EN SITUATION

Une tension de consigne est fixée sur le sommet 1, par position du curseur du potentiomètre de la branche B.

Si la température de la CTN confère au sommet 2 du pont une tension supérieure à celle présente sur le sommet 1, l'entrée E+ de l'amplificateur opérationnel se trouve alors portée à une tension supérieure à celle qui est appliquée sur son entrée E-.

En conséquence, la tension sortie S de l'ampli op prend sa valeur maximale, très proche du (+) alimentation.

Le transistor entre en conduction, son courant de collecteur traverse la bobine du relais, lequel "monte" et ferme son contact, provoquant le passage du courant secteur dans la résistance chauffante.

Est-ce vu ?

Lorsque la température ambiante, dans son élévation, atteint et franchit le seuil de consigne conditionnant la valeur résistive de la CTN, l'ampli op bascule, pour prendre le second des deux seuls états qu'il peut occuper. Sa tension sortie chute, elle s'annule, le transistor cesse de conduire, il se bloque et le relais "retombe", coupant l'alimentation de l'élément chauffant.

Le dispositif se place dans l'état de veille et s'y maintient, en attendant le

basculement suivant provoqué par le retour de la température ambiante au-dessous du seuil de consigne ...

### BASCULEUR A SEUILS

Peut-être vous souviendrez-vous de nos entretiens des N° 88 et N° 89 de Led, au cours desquels nous avons découvert le formidable coefficient d'amplification de l'amplificateur opérationnel, qui nous est offert sous la forme de circuit intégré ...

Un millivolt d'écart de tension entre ses entrées E+ et E- suffit pour faire prendre à sa sortie l'une ou l'autre des deux valeurs extrêmes de tension qu'elle peut occuper, très proches des (+) et (-) de la source d'alimentation. Il est absolument nécessaire de dominer ce gain en tension autrement inutilisable, en mettant en oeuvre par exemple, la boucle de rétroaction du montage amplificateur de tension non-inverseur, les résistances du montage amplificateur de tension inverseur, etc ...

Notre dispositif thermostatique est sensible, très sensible, il est même beaucoup trop sensible pour être exploité en l'état !

En effet, une infime variation de la température de la CTN engendre une infime variation de l'écart de tension entre les entrées de l'ampli op, mais cette infime variation se traduit inconditionnellement par le basculement, le passage brutal de la tension sortie de l'ampli op d'une valeur extrême à l'autre ... De minimas variations de la température ambiante feront "monter" et "retomber" le relais, lequel se mettra à "battre", comme disent les praticiens dans leur parler imagé.

Nous devons donc prendre les dispo-

sitions propres à empêcher cet inacceptable phénomène !

Reportons-nous, si vous le voulez bien, au schéma de montage que nous présente la figure 6A.

Une résistance, désignée R5, est connectée entre la sortie S de l'ampli op et son entrée E+, un montage que nous n'avons pas encore rencontré ! Lorsque la sortie de notre ampli op prend sa valeur maximale, qui est ... (+) alimentation, tout se passe comme si son entrée E+ était alimentée depuis le (+) alimentation par l'association parallèle de R5 et de R4. Voilà qui modifie la valeur de la tension agissant sur l'entrée E+, tiens, tiens !

Lorsque la température ambiante, en diminuant, fait prendre à la thermistance la valeur résistive provoquant l'excitation du relais et la mise en service de l'élément chauffant, la tension sur l'entrée E+ de l'ampli op est différente, mais supérieure à celle conditionnée en l'absence de la résistance R5.

En effet, si la valeur résistive de R5 est égale ou supérieure à celle de R4, la résistance équivalente de l'association parallèle de R5 et R4 est inférieure à celle de R4. Il en est de même si la valeur résistive de R5 est inférieure ou égale à celle de R4 ...

Alors la tension sur E+ se trouve renforcée, positivement parlant, dirons-nous. L'ampli op "confirme" l'état qu'il vient de prendre, de la mise en service du chauffage ...

Passons à la variation en sens inverse de la température ambiante !

Le radiateur est alimenté, il chauffe. Lorsque la température ambiante, alors croissante, atteint et franchit le seuil qui conditionne la valeur résistive particulière de la thermistance, rendant la

# L'exploitation de la connaissance

tension sur l'entrée E+ de l'ampli op inférieure à celle sur son entrée E-, la tension sortie S passe à zéro, le relais retombe, c'est l'arrêt du chauffage.

La résistance R5 vient alors se placer en parallèle à la CTN, comme nous l'indique le schéma de la figure 6B.

La résistance équivalente de l'association parallèle de la résistance R5 et de la CTN est inférieure, en valeur, à celle de la seule CTN. Le phénomène se présente comme une accentuation de la décroissance de la valeur résistive de la CTN et l'ampli op "confirme" l'état qu'il vient de prendre, c'est bien l'arrêt du chauffage ...

Etes-vous d'accord ?

Tout cela est très intéressant, qui nous rappelle le montage basculeur à seuils, le trigger de Schmitt, que nous avons découvert et dont nous avons démontré le mécanisme lors de notre entretien du N° 87 de Led.

Nous pouvons convenir de deux seuils, supérieur et inférieur, encadrant la température ambiante à garantir et nous pouvons même fixer l'écart qui sépare ces deux seuils !

Pour ce faire, nous devons calculer la valeur à attribuer à R5 pour qu'elle vienne altérer celle de R4, conduisant à un écart de température de 0,5 °C, soit  $(T2 - T1) = 0,5 \text{ °C}$ .

La variation relative de la valeur résistive de la CTN nous est donnée par l'expression :

$$\frac{R2}{R1} = \frac{R1 (1 + \alpha) (T2 - T1)}{R1}$$

$$(T2 - T1) = 0,5 \text{ °C} = 0,5 \text{ K}$$

$$\frac{R2}{R1} = (1 - 0,041)^{0,5}$$

= 0,98, soit une altération de 2 %

Prenons R5 de valeur résistive qui,

dans son association parallèle avec R4, de 10 kΩ, donne une résistance équivalente

$$R_{\text{eq}} = 0,98 R4 = 9,8 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R4} + \frac{1}{R5}$$

$$R5 = \frac{R4}{R4 - R_{\text{eq}}}$$

$$R5 = \frac{10}{10 - 9,8} = 500 \text{ k}\Omega$$

Nous choisirons R5 de valeur de 470 (ou 560) kΩ, tout simplement ...

## SCHEMA GENERAL

Nous l'avons dessiné, qui nous est présenté par la figure 7.

Vous noterez la présence du condensateur électrochimique C1, de capacité 100 μF, 16 V service, lequel apporte son intéressante contribution lors de la mise en service du chauffage. Il déverse en effet sa charge dans le circuit de l'alimentation, compensant l'appel de courant à l'excitation de la bobine du relais ...

Nous avons disposé le condensateur C2, de capacité 0,1 μF, à proximité des bornes du CA 3140 reliées aux (+) et (-) de la source d'alimentation, par courtoisie pour l'ampli op !

Notez au passage que le pont de Wheatstone n'est pas particulièrement exigeant en matière de tension d'alimentation parfaitement stabilisée, puisqu'il compare des valeurs tensions toutes affectées simultanément des mêmes fluctuations !

Nous devons procurer à notre dispositif thermostatique, pour son fonctionnement, un courant d'intensité de l'ordre d'une centaine de milliampères, sous la tension de 12 V. Nous avons

à notre catalogue un module standard satisfaisant à de tels besoins.

L'illumination de la diode électroluminescente verte exprime la présence de tension d'alimentation du dispositif thermostatique.

L'illumination de la DEL rouge indique l'état "en service" du chauffage.

Le calcul des valeurs des résistances R1 et R8 protégeant les DEL est simple !

$$R_p = \frac{U_{\text{alim}} - U_{\text{AKDEL}}}{20 \text{ mA}} = \dots \Omega$$

## REALISATION-UTILISATION

Loin de notre esprit l'idée de faire un procès de mauvaise (!) intention à la sonde de température incorporée aux radiateurs !

A la maison, il est pensable que l'esthétique, mais aussi la commodité d'installation l'emportent sur le fonctionnel, ce qui conduit à l'incorporation de la sonde dans le coffret (métallique et mis à la terre, du moins nous l'espérons !) abritant l'élément chauffant ... Voilà en tout cas qui simplifie la construction des radiateurs !

En de telles conditions, la sonde "goûte" la température du courant d'air transitant par le radiateur, ou bien celle de la paroi, à l'endroit où est fixé l'appareil de chauffage.

Cette façon de faire est bannie du technicien ayant été amené une fois (suffit !) à dresser les courbes traduisant graphiquement le relevé des températures recueillies dans l'espace entourant l'appareil en fonctionnement ...

Une telle manipulation laisse songeur quant au meilleur emplacement de la sonde dans le local.

Un procédé cependant simple et d'efficacité très honorable, consiste à dis-

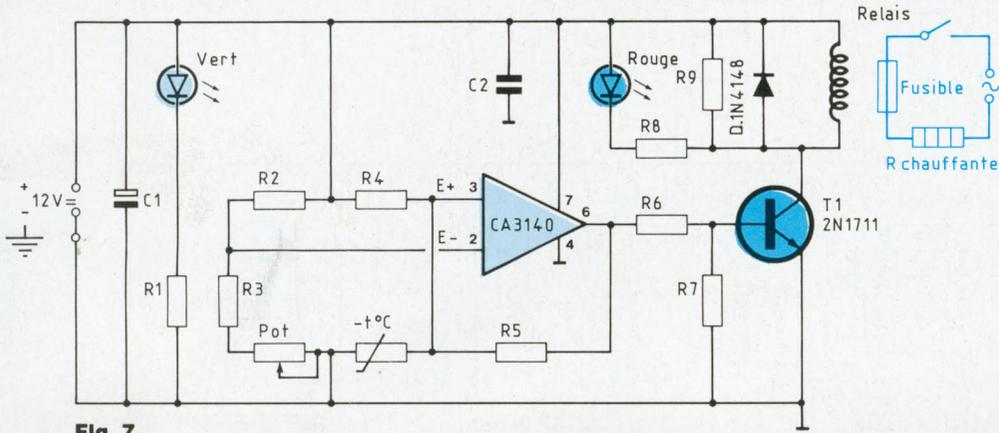


Fig. 7


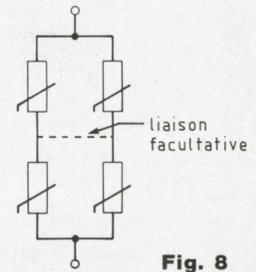
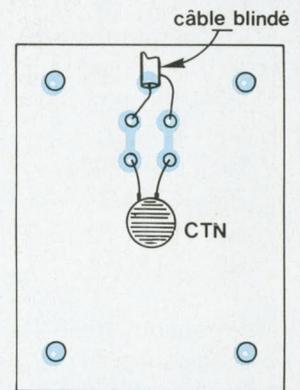
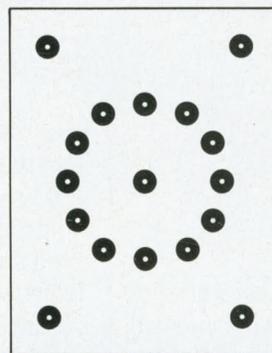
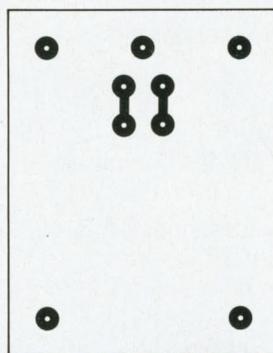
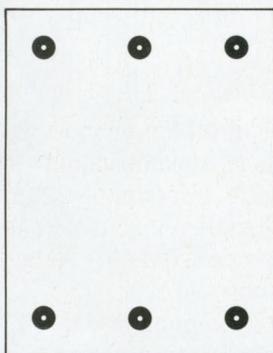
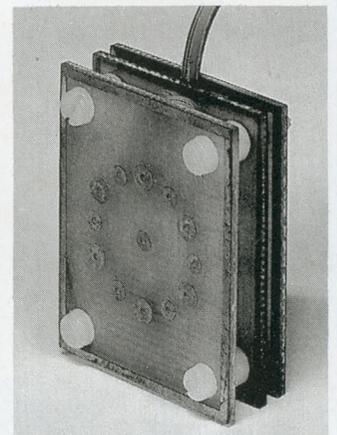


Fig. 8

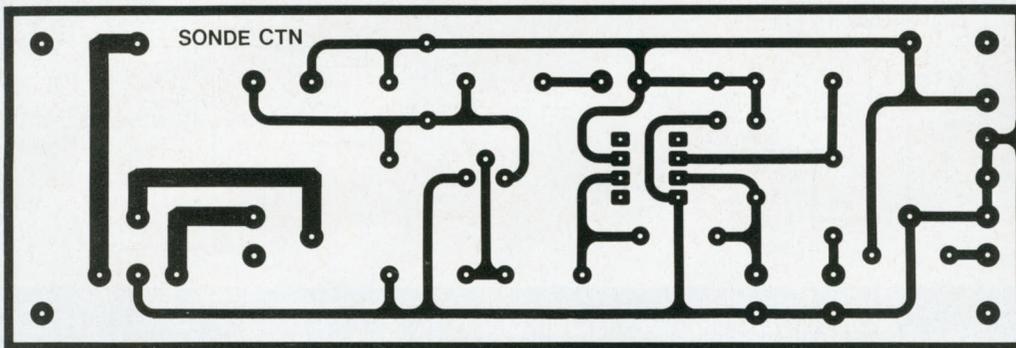


poser 4 sondes de température (de même type résistif s'entend !) en association série-parallèle, comme le montre le schéma reproduit à la figure 8.

Vous admettrez volontiers, sans hésitation, que cette combinaison conduit à l'obtention d'une information qui soit une moyenne pondérée de la température à contrôler, mais oui !

C'est ainsi que nous pratiquons pour réguler la température à l'intérieur d'étuves à séchage lent et de "conservateurs", dans lesquels sont entreposés certains produits, à l'abri de la

# L'exploitation de la connaissance

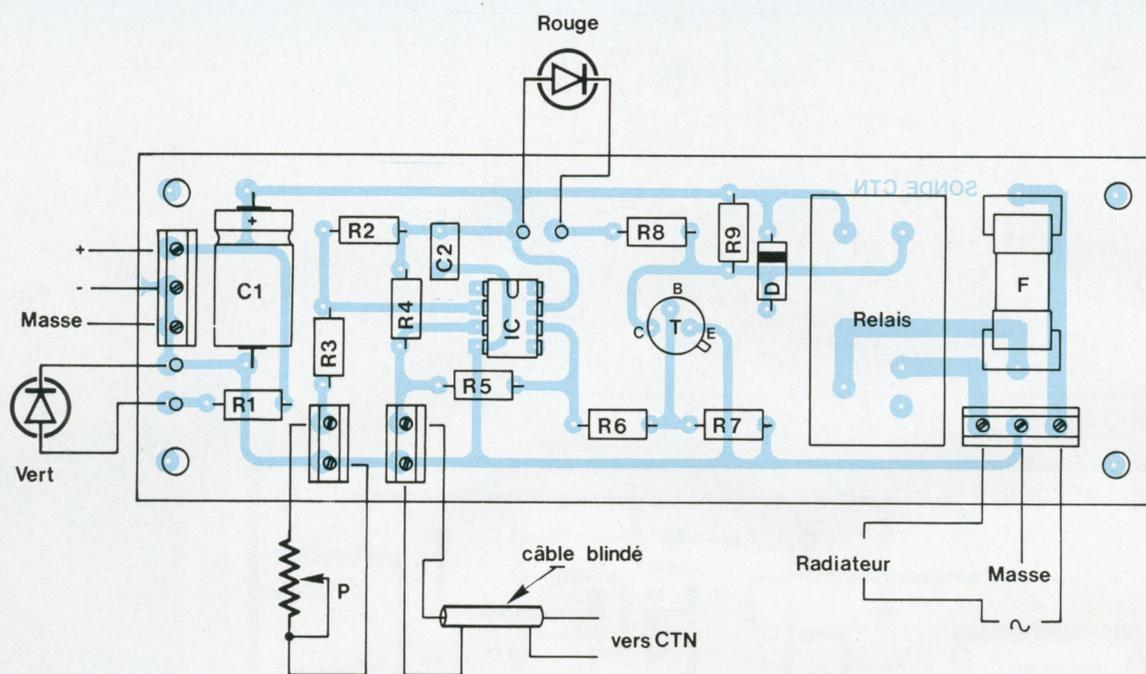

## NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

### • Résistances type demi-watt

R1 – R8 – 560 Ω  
 R2 – 100 kΩ  
 R3 – 4,7 kΩ  
 R4 – R6 – 10 kΩ  
 R5 – 470 kΩ  
 R7 – 1 kΩ  
 R9 – 33 kΩ

Potentiomètre – 4,7 kΩ, de variation linéaire, à piste moulée (usage intensif), avec son bouton de commande et son petit cadran.

### • Condensateurs

C1 – 100 μF, 16 V service  
 C2 – 0,1 μF

### • Semiconducteurs

Thermistance CTN de R nominale 470 Ω  
 Amplificateur opérationnel CA 3140, avec son support  
 Transistor 2N 1711  
 Diode 1N 4148  
 Deux voyants lumineux à DEL :

1 rouge, 1 vert


### • Divers

Relais électromagnétique V 23127 A Siemens, ou son équivalent 40 Finder, bobine 12 V, impédance 220 Ω  
 1 Porte-fusible 5 x 20 avec capot, fusible temporisé de 6,3 A, borniers, câble blindé  
 Les circuits imprimés  
 Le module d'alimentation 12 V, coffret (s) ventilé.

lumière, source de chaleur ...  
 Par exemple, pour "réguler" des températures de l'ordre de 70 °C, nous mettons en oeuvre des thermistances

de valeur résistive nominale beaucoup plus élevée que celle de notre (nos) sonde "ambiance".  
 La (ou les) sonde sera reliée au dis-

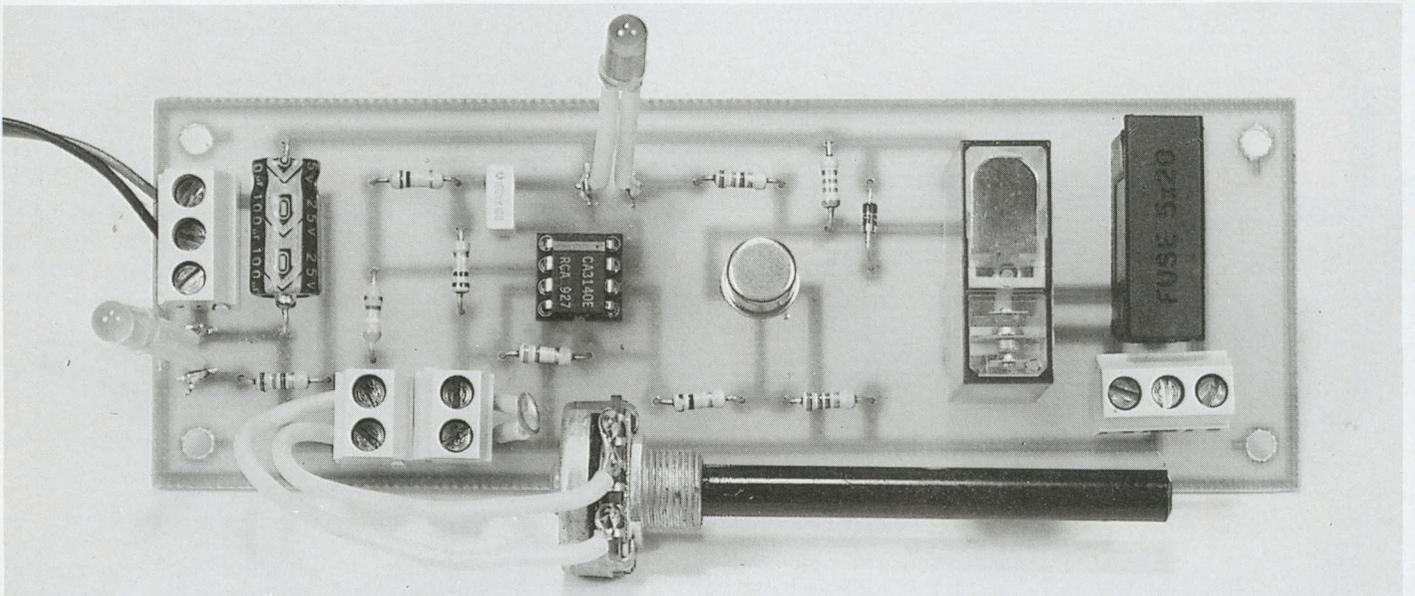positif par câble conducteur blindé, dont la tresse extérieure, conductrice et isolée, sera mise à la masse du dispositif, elle-même reliée à la terre par la borne



de la prise secteur (bi + terre).

L'axe du potentiomètre sera muni d'un bouton-flèche, dont l'index se déplacera devant l'échelle circulaire d'un petit cadran comportant quelques repères indiquant des températures contrôlées au thermomètre de précision.

Mais il est également possible et très facile de dessiner l'échelle de ce cadran, en ayant préalablement défini, par le calcul, les valeurs résistives de l'ensemble (R3 + potentiomètre) équilibrant celles de la (ou des) thermistance.

L'ohmmètre permettra de caler la flèche du bouton devant la valeur de :

$R$  de (R3 + potentiomètre) = 10 R2 de CTN

$$R2 \text{ de CTN} = R1 (1 + \alpha) (T2 - T1)$$

Nous avons déjà exploité cette expression ...

La mise hors gel se programme en butée du curseur du potentiomètre, à l'opposé de celle correspondant à la température maximale.

Le cheminement suivi dans cette étude pourra ultérieurement inspirer la conduite de tout projet similaire ...

### PREVENTION

Pour des raisons de sécurité qui n'échappent à personne, mais que nous ne manquons pas de souligner à toute occasion (!), la masse du (ou des) coffret métallique (ventilé) abri-

tant le dispositif thermostatique, son alimentation, l'élément chauffant, sera obligatoirement mise à la terre par la borne (terre) de la prise secteur tripolaire.

La ligne (-) de l'alimentation, celle de masse des montages, sera également mise à la terre ...

En ces conditions, nous réalisons une liaison équipotentielle des différents organes de l'installation, prévenant les dangers dus à la présence du secteur, pour la bonne conscience !

Accordez-nous de préciser que ce montage et de nombreux autres, réalisés sur le même principe, fonctionnent depuis plusieurs années, sans la moindre défaillance ...

**Georges Matoré**

## PORTES LOGIQUES OU

Comme pour les fiches n° 2 et n° 4, la manipulation exploite le module "portes logiques", équipé maintenant du circuit CD 4071 ...

**L**'utilisation conjointe du module "inverseurs" (fiche n° 3) permet d'établir, par voie expérimentale, une importante relation de l'algèbre booléenne.

### MATERIEL NECESSAIRE

- alimentation stabilisée 5 V (Led n° 100)
- module "portes logiques" (Led n° 100) avec circuit CD 4071
- module "inverseurs et triggers" (Led n° 101)
- jeu de cordons

### OBSERVATION DU MODULE

Déjà utilisé dans les fiches n° 2, 3 et 4, l'appareil est connu des élèves (alimentation, douilles délivrant les niveaux logiques 0 (0 V) et 1 (+5 V), entrées et sorties. L'examen portera essentiellement sur les symboles représentatifs de l'opérateur OU et dessinés sur la contre-façade.

### ETUDE DE LA FONCTION OU

Utilisé seul, le module s'alimente à partir du câble de distribution +5 V et masse (fiche coaxiale). En effectuant successivement toutes les combinaisons possibles des états logiques appliqués aux entrées et en observant ceux de la sortie, les élèves remplissent la table de vérité de la figure 1. On en conclue :

La sortie S d'une porte logique OU à deux entrées E1, E2, est au niveau 1 si

l'une ou l'autre des entrées, ou les deux, sont elles-mêmes à l'état 1.

#### REMARQUE IMPORTANTE

Le mot OU prend ici le même sens que dans la phrase : "j'irai au cinéma si Pierre ou Paul vient aussi". J'irai donc s'ils viennent tous les deux.

### NOTATION DE LA FONCTION OU

L'opération OU se symbolise par l'écriture :

$$S = E1 + E2$$

qui doit être lue : S égale E1 OU E2. Le signe + n'a, ici, rigoureusement aucun rapport avec le "plus" habituel de l'addition.

### UNE RELATION IMPORTANTE

L'objectif est de démontrer, par l'observation directe (modules), puis à l'aide des tables de vérité, la relation :

$$\overline{E1 \cdot E2} = \overline{E1} + \overline{E2}$$

Il importe, pour y parvenir, de décomposer très soigneusement la suite des opérations. La figure 2 illustre le montage à construire, à l'aide du module OU associé au module inverseur (NON). Nous conseillons de procéder de la façon suivante :

1 – Faire établir directement la table de vérité (colonne E1, colonne E2, colonne S) de l'ensemble du montage, par la méthode habituelle : on établit les quatre combinaisons possibles en entrée et on note les états correspondants de la sortie.

2 – Faire construire pas à pas la table de vérité à 5 colonnes de la figure 3, en effectuant, pour chaque ligne, les transformations :

$$\overline{E1}, \overline{E2}, \text{ enfin } \overline{E1} + \overline{E2}$$

3 – Reprendre les résultats de la fiche n° 2 et comparer la figure 1 de cette dernière (table de vérité NON-ET) avec la table qu'on vient de construire. Pour chaque combinaison des entrées, on retrouve les mêmes états en sortie. Les deux montages effectuent donc la même opération, ce qui permet d'écrire l'égalité :

$$\overline{E1 \cdot E2} = \overline{E1} + \overline{E2}$$

### LA PORTE OU ... EST UNE PORTE !

La figure 4 montre l'expérience à réaliser. Par un cordon relié, soit à une borne noire, soit à une borne rouge du module, on impose l'état 0 ou 1 sur l'entrée E1. L'entrée E2 reçoit les créneaux (succession périodique de niveaux 0 et 1) d'une sortie du générateur.

- si E1 = 0, la sortie S recopie E2.
- si E1 = 1, la sortie S reste au niveau 1.

Interpréter ces résultats à l'aide de la table de vérité de la figure 1. Les comparer avec ceux de l'expérience semblable effectuée lors de l'étude des portes NON-ET (fiche n° 4).

- quels sont les points communs (fonctionnement en porte) ?
- quelles sont les différences (inversion, ou non, du signal d'entrée).

### COMPLEMENT DE MANIPULATION

Comme dans le cas de la fiche n° 2, il peut être intéressant de reproduire l'expérience précédente en affichant les


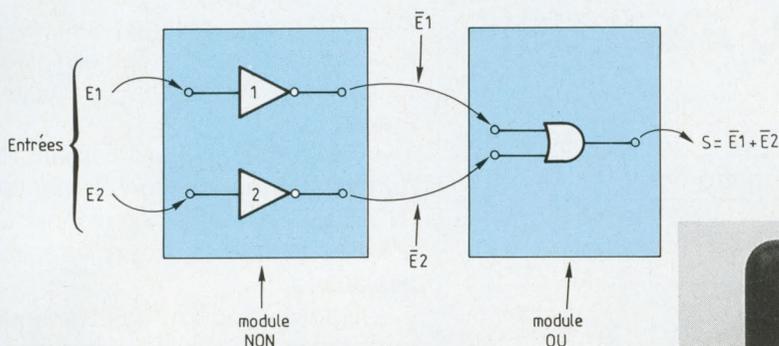


Fig. 2 : Matérialisation, à l'aide de deux inverseurs pris dans le module non, et d'une porte OU, de l'opération  $S = \bar{E}_1 + \bar{E}_2$ .

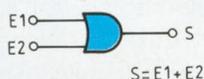

E1	E2	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Fig. 1 : Porte OU à deux entrées, et sa table de vérité.

	E1	E2	$\bar{E}_1$	$\bar{E}_2$	$\bar{E}_1 + \bar{E}_2$
a	0	0	1	1	1
b	0	1	1	0	1
c	1	0	0	1	1
d	0	1	1	0	0

entrées OU

Fig. 3 : Construction de la table de vérité du montage de la figure 2.


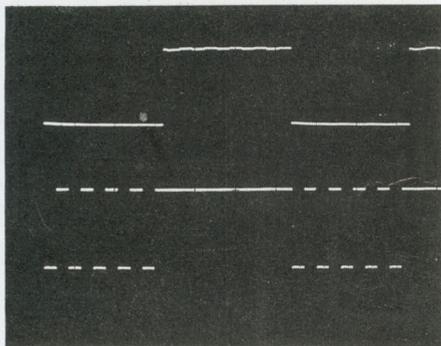
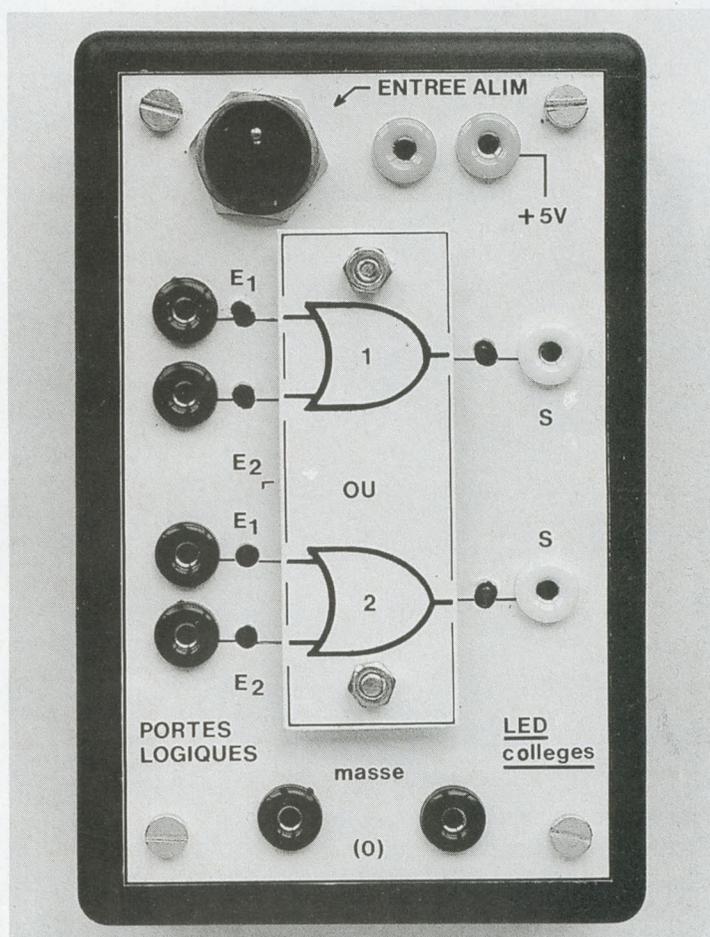


Fig. 4 : Le circuit OU fonctionne en porte : il laisse passer, ou arrête, les signaux de l'entrée  $E_2$ , selon l'état logique imposé à  $E_1$ .

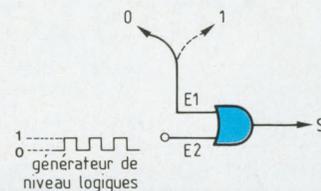

résultats sur un oscilloscope bicourbe.  
 • commander une entrée par un générateur lent de signaux logiques périodiques et les afficher sur la voie Y1 de l'oscilloscope, qui sera utilisée pour

synchroniser la base de temps.  
 • commander l'autre entrée par un générateur plus rapide, en veillant à respecter les niveaux 0 et +5 V (sortie TTL). Afficher la sortie S de la porte

sur la voie Y2.  
 Les résultats sont illustrés par l'oscillogramme joint.

## PORTES LOGIQUES OU EXCLUSIF

L'étude de la fonction OU EXCLUSIF prend place immédiatement après celle de la fonction OU, afin de faciliter la comparaison entre ces deux opérateurs. Elle s'effectue à l'aide du circuit CD 4070, installé sur le module "portes logiques".

**E**n associant plusieurs modules et fonctions (NON, ET, OU), on établit expérimentalement une relation de l'algèbre booléenne.

### MATERIEL NECESSAIRE

- alimentation stabilisée 5 V (Led n° 100)
- deux modules "portes logiques" (Led n° 100)
- un module "inverseurs et triggers" (Led n° 101)
- circuits intégrés CD 4070, CD 4081 et CD 4071
- jeu de cordons

### OBSERVATION DU MODULE

Equipé du circuit CD 4070, le module est fermé par la contre-façade représentant deux portes OU EXCLUSIF à deux entrées (voir photo). Comme pour la fiche n° 5, l'attention des élèves sera essentiellement focalisée sur cette symbolisation (comparer avec la porte OU), avec localisation des entrées et des sorties.

### ETUDE DE LA FONCTION OU EXCLUSIF

Le module s'alimente par le câble de distribution amenant le +5 V et la masse. Par combinaison des états possibles des entrées (cordons reliés

aux douilles noires ou rouges), les élèves remplissent la table de vérité de la figure 1. On en conclue :

La sortie S d'une porte logique OU EXCLUSIF à deux entrées E1 et E2, est au niveau 1 si l'une **seulement** des entrées, mais pas les deux, est elle-même dans l'état 1.

#### REMARQUE IMPORTANTE

Le mot OU (il faut préciser EXCLUSIF) prend ici le même sens que dans la phrase : "Pierre choisit d'habiter à Marseille ou à Brest". Il ne peut pas habiter simultanément ces deux villes.

### NOTATION DE LA FONCTION OU

L'opération OU EXCLUSIF se symbolise par l'écriture :

$$S = E1 \oplus E2$$

qui doit être lue : S égale E1 ou E2, exclusivement.

### UNE RELATION DE L'ALGÈBRE BOOLEENNE

A ce stade des expérimentations, l'élève connaît plusieurs types de portes élémentaires : ET, NON, NON ET, OU, OU EXCLUSIF. Il en a établi, par l'observation, les tables de vérité. Il sait réaliser des associations simples (fiches n° 3, 4 et 5) et écrire les égalités qui en découlent.

Nous proposons d'élargir ce type

d'exercice au montage, maintenant plus complexe, schématisé en figure 2. Le travail se décompose en plusieurs étapes :

1 – Lire le schéma, en localisant clairement chaque fonction élémentaire (NON, ET, OU), et les interconnexions entre les sorties des unes et les entrées des autres.

2 – Etablir et écrire, pas à pas, les transformations successives opérées. Sur le schéma, on indique où apparaissent les grandeurs d'entrée E1, E2, puis leurs compléments E1, E2. On montre que le module ET délivre les quantités E1.E2, E1.E2. Enfin, on analyse le module OU pour arriver à la sortie :

$$S = (E1 \cdot \overline{E2}) + (\overline{E1} \cdot E2)$$

3 – Construire le montage, à l'aide des trois modules indiqués. Les cordons, branchés entre sorties et entrées successives, matérialisent les interconnexions du schéma théorique.

4 – Alimenter le montage (il faut relier les masses et les douilles de +5 V entre les différents modules). En effectuant toutes les combinaisons possibles des états des entrées E1 et E2 et en relevant ceux de la sortie S, établir la table de vérité (E1, E2, S) de **l'ensemble du circuit**.


#### CONCLUSION

La comparaison de la table de vérité de la porte OU EXCLUSIF et de celle du circuit étudié, montre leur identité. Ces deux circuits réalisent donc la même opération logique, puisque les mêmes combinaisons des états des entrées E1 et E2 conduisent aux mêmes états de la sortie S.


On peut alors écrire l'égalité :

$$E1 \oplus E2 = (E1 \cdot \overline{E2}) + (\overline{E1} \cdot E2)$$

(attention à lire correctement les symboles opératoires  $\oplus$ ,  $\cdot$ ,  $+$ ).

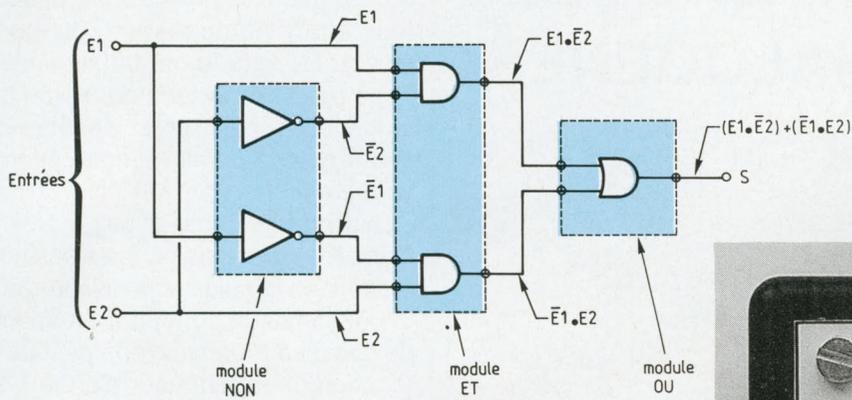


**Fig. 2 : L'interconnexion de trois modules permet de réaliser, et d'écrire, en opérations élémentaires conduisant à une relation importante de l'algèbre booléenne.**

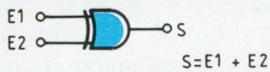

E1	E2	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

← attention!

**Fig. 1 : Porte OU Exclusif et sa table de vérité.**

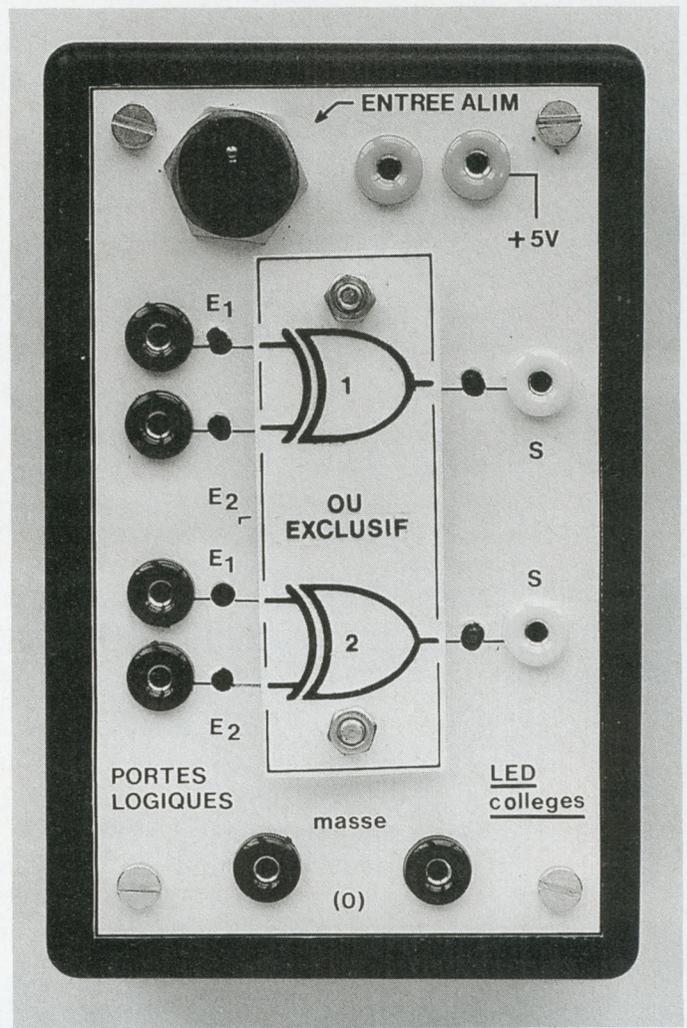

## COMPLEMENT DE MANIPULATION


De même que pour les autres portes logiques, une étude dynamique à l'oscilloscope, en commandant l'une des

entrées par un générateur lent de signaux logiques et l'autre par un générateur rapide (bien respecter les niveaux 0 et +5 V sous peine de détruire les circuits intégrés), justifie l'appellation "porte" attribuée à ce type de circuit.

On fera remarquer que, si E1 par exemple est maintenue au niveau 0, S reproduit E2. Au contraire, si E1 = 1, S inverse les états appliqués sur E2.

R.R.
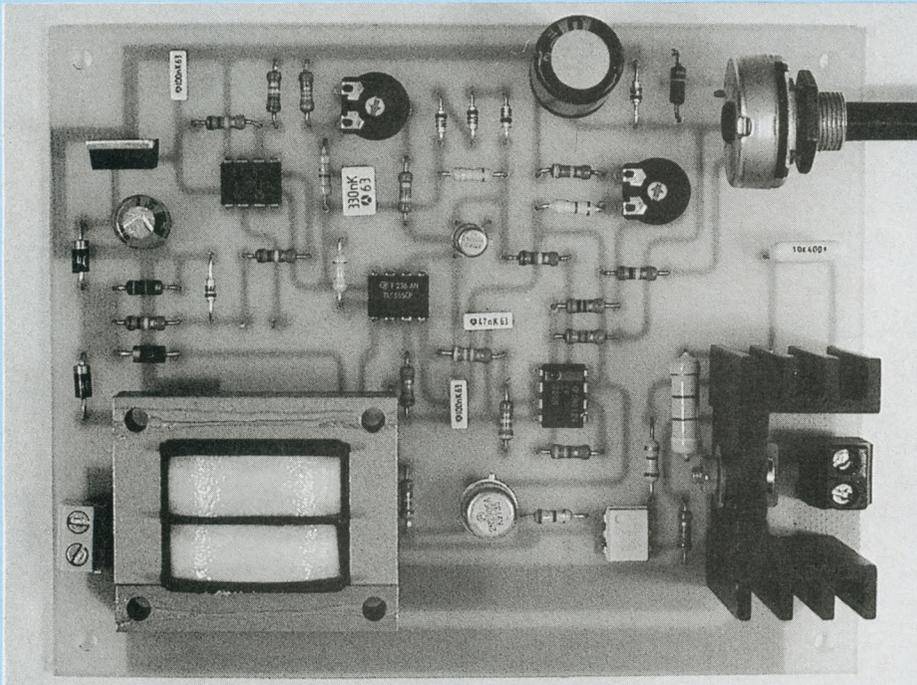
# ALLUMAGE PROGRESSIF POUR LAMPES HALOGENES



Les lampes halogènes, de plus en plus répandues en raison de leur rendement lumineux supérieur à celui des ampoules à incandescence ordinaires, font chauffer leur filament presque au voisinage de la température de fusion.

**L**e dispositif d'allumage progressif proposé réduit les risques de claquage à la mise sous tension, en même temps qu'il protège les yeux contre une montée brutale de la lumière.

## LA PRODUCTION DE LUMIERE

Toutes les sources de lumière – visible, infrarouge, ou ultraviolette – fonctionnent selon le même mécanisme fondamental. Lorsqu'un électron des couches périphériques d'un atome passe d'un niveau d'énergie E2 (figu-

re 1) à un niveau inférieur E1 (E2 et E1 désignent les énergies de liaison avec le noyau), il libère un photon, c'est-à-dire un quantum d'énergie E2 – E1. La longueur d'onde  $\lambda$  du rayonnement associé a pour valeur :

$$\lambda = \frac{h \cdot c}{E2 - E1}$$

où **c** est la vitesse de la lumière (3.10<sup>8</sup> m/s) et **h** la constante de Planck (6,6.10<sup>-34</sup> J.s).

Plusieurs cas doivent être considérés, toutefois, selon la nature de :

- la source
- le laser.

Dans l'émission par effet Laser (Light

Amplification by Stimulated Emission of Radiation) les électrons transitent tous et au même instant, du même niveau E2 vers le même niveau E1. Tous produisent donc au même instant (lumière cohérente) la même longueur d'onde (lumière monochromatique).

- La décharge dans les gaz

Dans les gaz ionisés, les transitions mettent en jeu plusieurs niveaux, dont la combinaison conduit à un spectre de raies. La répartition énergétique en fonction de la longueur d'onde  $\lambda$  est discontinue (exemple de la figure 2). Ce phénomène constitue la base de l'éclairage fluorescent.

- L'incandescence


L'incandescence est l'émission de lumière due à l'élévation de température d'un corps. La température fournit l'énergie nécessaire aux transitions électroniques, qui s'effectuent entre un nombre pratiquement infini de niveaux énergétiques. On aboutit à une distribution continue des longueurs d'onde, conduisant à des spectres du type représenté à la figure 3. Une remarque s'impose immédiatement : la plus grande partie de l'énergie est rayonnée dans l'infrarouge. Ainsi, dans une ampoule courante de 100 W, on utilise à peine 1 W pour s'éclairer et plus de 99 W pour se chauffer !

## TECHNOLOGIE DE L'INCANDESCENCE

Toutes les lampes à incandescence utilisent un filament de tungstène.



Plusieurs raisons justifient ce choix :

- La température de fusion (3653 K, soit 3380 °C) permet des températures de fonctionnement élevées (proches de 3000 °C), ce qui conduit à des efficacités lumineuses acceptables (5 à 30 lumens/watt selon le type de lampe.
- Le taux d'évaporation du tungstène, à ces températures, reste réduit.

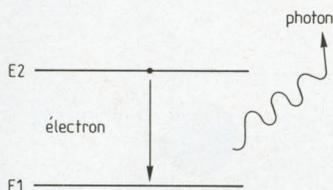


**Fig. 1 :** Les transitions  $E_2 \rightarrow E_1$  d'un électron donne naissance à un photon.

**Fig. 2 :** Spectre de raies d'une lampe à vapeur de mercure.

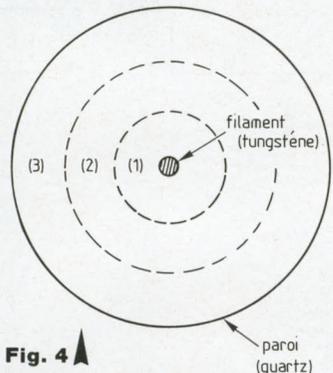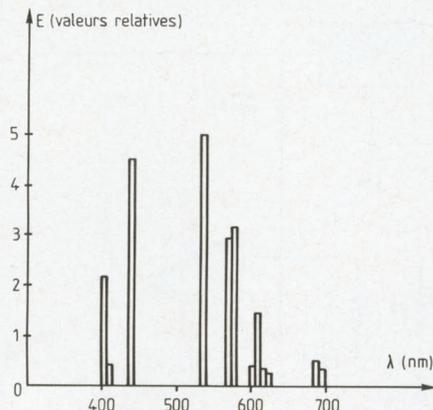

**Fig. 4**

**Fig. 3 :** Spectre d'émission d'une ampoule à incandescence.

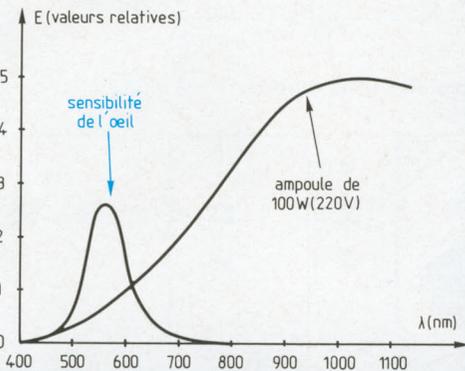

Les durées de vie moyennes atteignent ainsi le millier d'heures et le noircissement, dû au dépôt de tungstène sur l'enveloppe de l'ampoule, est limité.

• Le tungstène présente, à chaud, une résistivité élevée, autorisant une exploitation efficace de l'effet Joule.

## DES GAZ INERTES AUX HALOGENES

L'époque des ampoules sous vide est révolue. On les remplit maintenant d'un gaz dont les molécules, en freinant les atomes de tungstène, ralentissent l'évaporation : on peut élever la température (meilleur rendement) et on prolonge la durée de vie.

Les ampoules ordinaires utilisent un gaz inerte, c'est-à-dire, incapable de réagir chimiquement avec le tungstène. L'azote, peu coûteux, est réservé aux ampoules de bas de gamme. L'argon

et mieux encore, le krypton, gaz rares de masses atomiques élevées, donc freinant mieux les atomes de tungstène, permettent de meilleurs rendements.

Les halogènes (iode, brome, chlore, fluor) sont au contraire des gaz qui réagissent avec la vapeur de tungstène, mais selon un processus favorable. Dans la figure 4, coupe perpendiculaire au filament d'une ampoule cylindrique, on peut distinguer trois zones concentriques :

• dans la zone centrale (1), où la température est la plus élevée, les atomes de tungstène vaporisés et ceux du gaz halogène, cohabitent sans interaction chimique.

• dans la zone intermédiaire (2), à température plus faible, tungstène et halogène s'unissent en un composé binaire, toutefois instable à cette température. Il y a perpétuellement formation

et dissociation des molécules.

• enfin, dans la zone externe (3) la moins chaude, le composé tungstène-halogène devient stable. On n'y trouve plus d'atomes de tungstène isolés et le métal ne peut se déposer sur la paroi : le noircissement est supprimé. En outre, le bilan global des réactions aboutit à une évaporation moindre du filament : on peut chauffer davantage (ce qui exige une enveloppe de quartz et non de verre), et améliorer le rendement lumineux.

## LA MORT DES AMPOULES

Une ampoule à incandescence termine sa carrière lorsqu'elle "grille", c'est-à-dire par fusion localisée et rupture du filament.

Le plus souvent, ce phénomène se produit au moment de la mise sous tension. En effet, à température ambiante, le fil de tungstène est environ quinze fois moins résistant qu'à la température de fonctionnement stable. Il en résulte une brève, mais énorme surintensité. Dans les régions à faible section du filament (irrégularités de construction), l'échauffement brutal finit par entraîner la fusion.

On prolonge très sensiblement la vie d'une lampe grâce à un allumage progressif. Le gain se montre particulièrement net dans le cas des lampes halogènes, où le tungstène travaille très près de son point de fusion. Ajoutons que la montée graduelle de la luminosité, en laissant à la pupille de l'œil le temps de se fermer, économise aussi notre vue.

## SCHEMAS ET FONCTIONNEMENT

Pour une analyse facile, le schéma du montage se répartit entre les figures 5, 6 et 7, dont chacune correspond à l'une des fonctions principales. On se repor-

# ALLUMAGE PROGRESSIF POUR HALOGENES

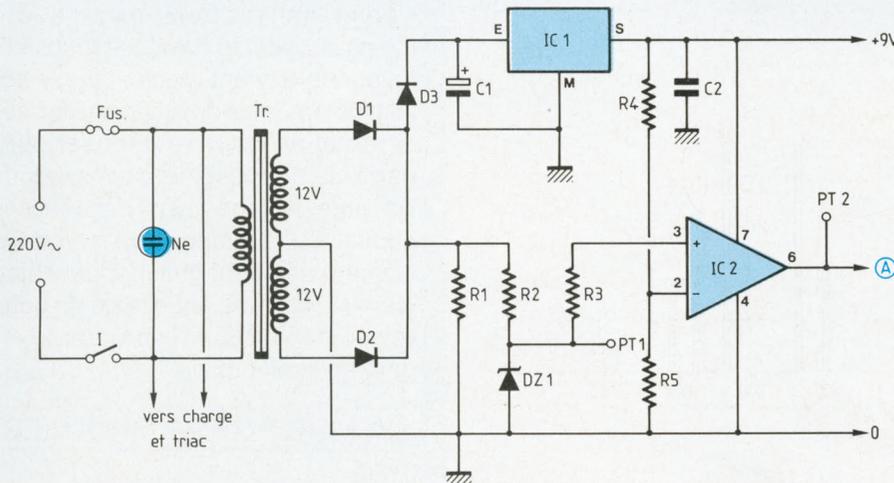


Fig. 5 : Dispositif de redressement qui exploite trois diodes.

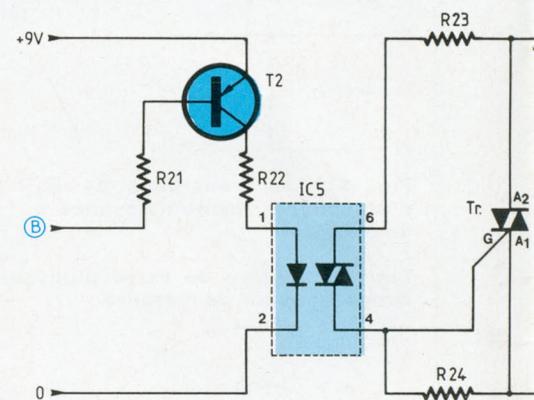


Fig. 7

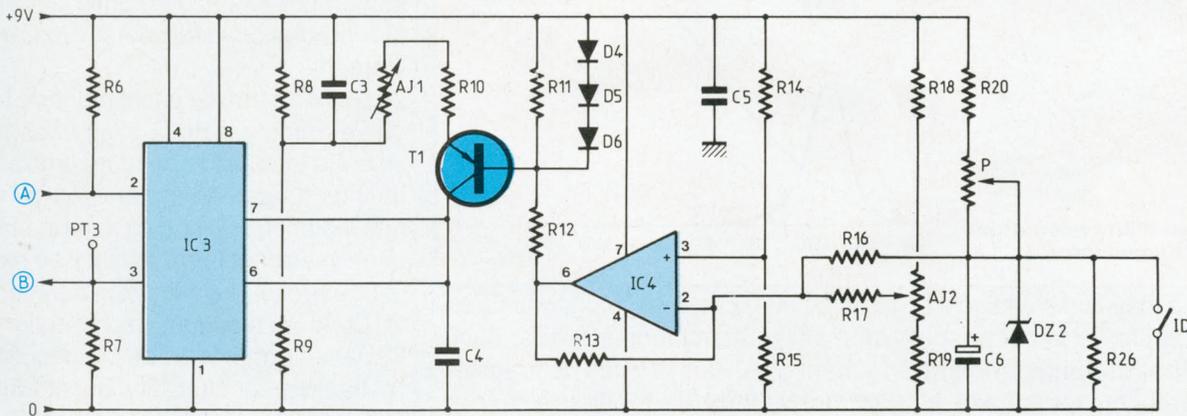


Fig. 6

tera aussi aux diagrammes de la figure 8, qui montre les signaux aux points importants.


Le problème se ramenant à commander la puissance d'une lampe alimentée à travers R2, la zener DZ1 écrête ce signal à 4,7 V (point test PT1 du circuit imprimé).

à partir des crêtes de la tension redressée, D3 charge le condensateur de filtrage C1. On peut ainsi, par le régulateur CI1, disposer de la tension stabilisée de +9 V nécessaire au fonctionnement des différents circuits.

Le pont R4/R5 applique, sur l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel CI2 utilisé en comparateur, un potentiel continu de 2 V. La sortie de CI2 délivre donc, en fonction de la ten-

sion instantanée de son entrée non inverseuse, une tension théoriquement nulle, ou égale à celle de l'alimentation. En fait, compte tenu des déchets dans l'étage de sortie, les créneaux évoluent entre +2 V et +7 V environ, visibles sur la ligne b du diagramme et au point test PT2 du montage.

Appliquons ces signaux à l'entrée de déclenchement (broche 2, figure 6) du monostable CI3, de type 555. Chaque flanc descendant des impulsions fait passer la sortie (broche 3) de 0 à +9 V pour une durée T qui dépend de la constante de temps de la temporisation, c'est-à-dire de la vitesse de charge du condensateur C4 (ligne c du diagramme, point test PT3 du montage).

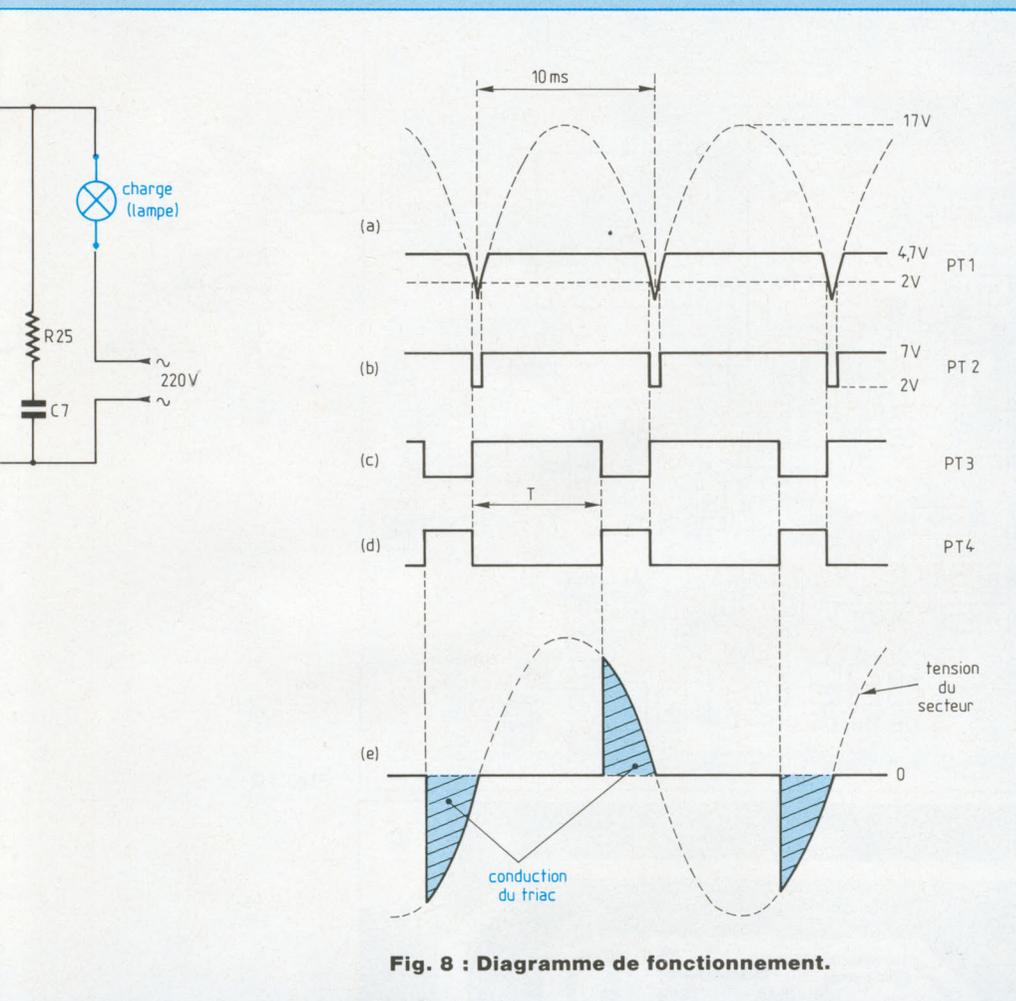

**Fig. 8 : Diagramme de fonctionnement.**

Examinons donc le dispositif de charge de C4 qui, assez complexe, met en jeu le transistor T1, l'amplificateur opérationnel CI4 et les composants passifs associés. CI4 travaille en sommateur inverseur, avec son entrée + polarisée à un potentiel fixe par le diviseur R14/R15. La tension sur sa sortie (broche 6) dépend des résistances R13, R16 et R17, qui fixent les gains et des potentiels appliqués aux entrées (extrémités à droite sur la figure 6) de R16 et R17.

- pour R17, ce potentiel, déterminé par R18, R19 et AJ2, est réglé une fois pour toutes, lors de la mise au point, selon des modalités que nous détaillerons plus loin.

- pour R16, le potentiel est nul à l'instant de la mise sous tension, puisque C6 est alors déchargé. Il croît exponentiellement avec la constante de temps  $R20.P.C6$ , réglable par le potentiomètre.

A la mise sous tension de l'appareil, la sortie 6 de CI4 se trouve à son maximum, 7 à 8 V selon la tension de déchet de l'amplificateur opérationnel. Compte tenu du choix des diviseurs R8/R9, R11/R12, de R10 et du réglage de AJ1, T1 ne conduit que très peu et C4 se charge lentement. On s'arrange pour que la pseudo-période T de CI3 (ligne c, figure 8) soit voisine de 8 à 9 ms : la conduction du triac (nous verrons plus loin le mécanisme de sa

commande) n'intervient qu'à la fin de chaque demi-alternance du secteur. C'est à peu près la situation illustrée à la ligne e du diagramme. Très sous-alimentée, la lampe ne délivre qu'une faible puissance.

Au fur et à mesure que C6 se charge, avec une vitesse qui dépend du réglage de P, le potentiel descend en sortie de CI4, ce qui augmente le courant de collecteur de T1. La pseudo-période T diminue et l'angle de conduction du triac augmente : la lampe éclaire de plus en plus. La puissance atteint sa valeur nominale lorsque T devient très faible, de l'ordre de 0,5 ms. Notons que deux sécurités interdisent de descendre au-dessous de cette valeur, afin de ne pas donner lieu à des déclenchements erratiques. Ce sont :

- d'une part, la zener DZ2, qui limite à 4,7 V le potentiel appliqué à R16.
- d'autre part, les diodes D4, D5, D6, qui limitent la différence de potentiel appliquée aux résistances d'émetteur de T1, donc le courant de charge de C4.

Le reste du montage est rassemblé en figure 7. Les problèmes de liaison avec la gâchette du triac sont simplifiés par l'utilisation de l'optocoupleur CI5 (optotriac), qui assure l'isolement galvanique. T2 conduit lors des périodes de repos (tension nulle en PT3) de IC3 et délivre un potentiel positif, voisin de +9 V, sur R22 (ligne d du diagramme, point test PT4). L'optocoupleur, alors activé, déclenche la conduction du triac Tr. Celle-ci cesse à chaque passage par zéro de la tension du secteur. En sortie, on reconnaît, dans R25 et C7, le traditionnel circuit de limitation du  $dv/dt$ .

## LE PROBLEME DES ALLUMAGES SUCCESSIFS

Lorsqu'on éteint le montage, donc la lampe qu'il alimente, le condensateur



## NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

### • Résistances de 0,25 W à ± 5 %

R1 – 10 kΩ  
 R2 – 1,5 kΩ  
 R3 – 15 kΩ  
 R4 – 5,1 kΩ  
 R5 – 1,5 kΩ  
 R6 – 22 kΩ  
 R7 – 6,8 kΩ  
 R8 – 220 Ω  
 R9 – 2,2 kΩ  
 R10 – 120 Ω  
 R11 – 2,2 kΩ  
 R12 – 1,5 kΩ  
 R13 – 2,2 MΩ  
 R14 – 33 kΩ  
 R15 – 33 kΩ  
 R16 – 1,5 MΩ  
 R17 – 1 MΩ  
 R18 – 330 Ω  
 R19 – 47 kΩ  
 R20 – 100 kΩ  
 R21 – 22 kΩ  
 R22 – 820 Ω  
 R23 – 820 Ω  
 R24 – 180 Ω  
 R26 – 68 kΩ

### • Résistance de 2 W à ± 5 %

R25 – 47 Ω

### • Résistances ajustables

AJ1 – 1 kΩ  
 AJ2 – 22 kΩ

### • Potentiomètre

P – 1 MΩ linéaire

**Remarque :** Si on ne désire pas régler la temporisation, on peut remplacer P par une résistance fixe comprise entre

0 (strap, temporisation de 1 s environ) et 1,5 MΩ (temporisation de 15 s).

### • Condensateurs Milfeuil

C2 – 100 nF  
 C3 – 330 nF  
 C4 – 100 nF  
 C5 – 47 nF

### • Condensateur plastique 400 V

C7 – 10 nF

### • Condensateurs électrolytiques (sorties radiales)

C1 – 220 μF (25 V)  
 C6 – 470 μF (16 V)

### • Semiconducteurs

D1 – D2 – D3 – 1N 4002  
 D4 – D5 – D6 – 1N 4148  
 DZ1 – DZ2 – Zener 4,7 V (500 mW)  
 T1 – 2N 2907  
 T2 – 2N 2905  
 Tr – Triac 400 V, 6 A, sensible (courant I<sub>g</sub> < 10 mA)  
 CI1 – Régulateur 7809  
 CI2 – LM 741  
 CI3 – 555 version MOS  
 CI4 – LF 356  
 CI5 – MOC 3022

### • Divers

TR – Transformateur 2 x 12 V (3 à 5 VA)  
 Borniers  
 Voyant néon  
 Porte-fusible et fusible 3,15 A (jusqu'à 500 W)  
 Interrupteur ou inverseur bipolaire (voir texte) 5 A  
 Boîtier : "Tôlerie Plastique"  
 référence D 40  
 Cordon secteur (5 A), prise de sortie

C6 ne se déchargerait que très lentement à travers P et R20 d'une part, R16, R17, AJ2 et R19 d'autre part. La constante de temps atteint plusieurs minutes. Dans ces conditions, même si on patiente une dizaine de minutes avant la mise sous tension suivante, la charge résiduelle de C6 suffit à appliquer à la lampe une puissance déjà importante.

Une première solution, simple, consiste à ajouter la résistance de décharge R26. Elle ne gêne en rien le fonctionnement, puisque la pleine puissance s'obtient pour une différence de potentiel voisine de 1 V aux bornes de C6. Toutefois, il faut encore un délai de 10 à 20 secondes pour un retour parfait au zéro. Cela suffit pour l'usage courant, si on ne manoeuvre pas la commande à tout instant.

Dans le cas d'allumages et d'extinctions répétés (dans un studio de photo par exemple), il faut adopter un remède plus énergique. On remplace alors l'interrupteur I de mise en fonction, unipolaire, par un inverseur bipolaire. La deuxième section de cet inverseur, référencée ID (décharge) dans la figure 6, court-circuite C6 en position d'arrêt.

## CABLAGE ET MISE AU POINT

Tous les composants du montage prennent place sur le circuit imprimé de la figure 9, conformément au schéma d'implantation de la figure 10. Des borniers facilitent le raccordement du secteur et le branchement des fils de sortie vers la lampe. Pour des puissances jusqu'à 500 W (environ 2 A sous 220 V), un petit radiateur genre ML 33 (5 °C/W) suffit à refroidir le triac. Il faudrait un modèle un peu plus important (2 °C/W) pour atteindre les 1 000 W, limite imposée par le triac sélectionné.

Les indications que nous donnons pour

# ALLUMAGE PROGRESSIF POUR HALOGENES

la mise au point, s'appuient sur des oscillogrammes, qui permettent de bien interpréter l'action des différents réglages. Toutefois, avec un peu de soin et un peu plus de patience, un simple voltmètre suffira. Par mesure de sécurité, on conduira les essais avec une charge réduite : ampoule à incandescence de 40 à 60 W.

## ATTENTION


**Les deux pistes larges, les bornes du transformateur, les broches du triac, sont reliées au secteur. Prendre toutes les précautions habituelles.**

Voici la succession des opérations de réglage :


1 – Court-circuiter provisoirement le condensateur C6 (il suffit de souder un petit strap côté cuivre du circuit). Placer AJ1 à mi-course et tourner AJ2 à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La sortie en PT3 restant presque perpétuellement à l'état haut (+9 V) la lampe ne s'allume pas.

2 – Tourner très progressivement AJ2. La lampe s'allume, mais clignote. Ceci correspond à la situation de l'oscillogramme A, où la pseudo-période T du monostable dépasse 10 ms. Les angles d'ouverture du triac varient aléatoirement de zéro au maximum.

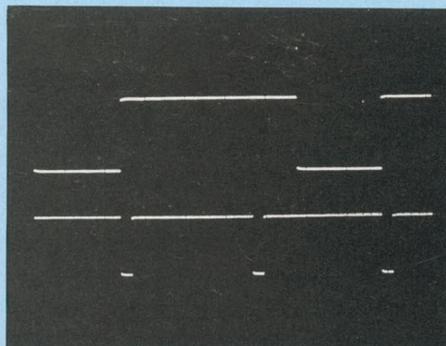
3 – Continuer à tourner AJ2 dans le même sens, jusqu'à obtenir un allumage très faible, mais parfaitement stable, de la lampe. Ceci correspond



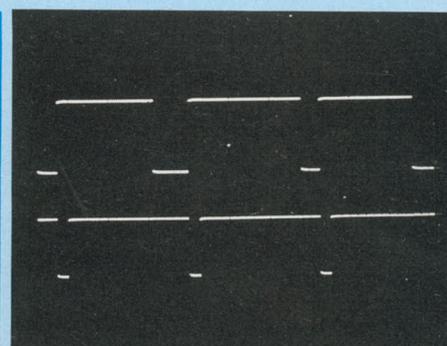**A.** La trace inférieure montre les impulsions de déclenchement du 555 (broche 2) et la trace supérieure, son signal de sortie (broche 3). La pseudo-période est trop grande.



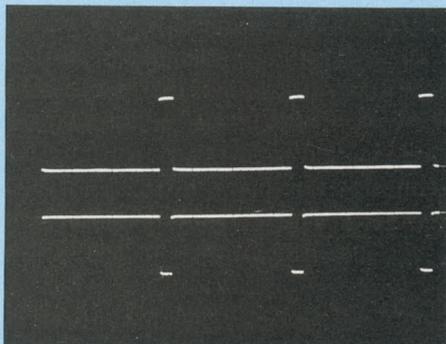
**B.** Réglage convenable de la pseudo-période : le triac ne s'allume qu'en fin de cycle de temporisation.



**C.** A la puissance maximale, l'angle d'ouverture du triac approche 180°.

à l'oscillogramme B, où le triac ne conduit que pendant 0,5 à 1 ms à chaque alternance.

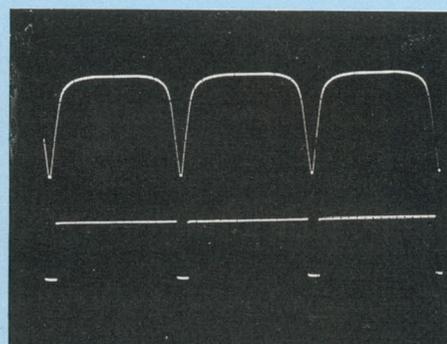4 – Supprimer (il faut à chaque fois débrancher le secteur !) le strap sous C6. Remettre sous tension et attendre que la lampe atteigne sa luminosité maximale. Brancher, aux bornes de la lampe, un voltmètre alternatif. Régler



**D.** Correspondance entre le signal de commande du comparateur (en haut) et les impulsions de déclenchement (en bas).

AJ1 jusqu'à ce que la tension lue soit celle du secteur, à 3 ou 4 V près (par exemple, 226 V au lieu de 230 V). L'angle d'ouverture du triac donne une conduction pendant 9 à 9,5 ms pour chaque alternance, comme le montre l'oscillogramme C.

René Rateau


## GRATUITEMENT avec ce n° 102

Recevez gratuitement une plaque présensibilisée positive 1 face 160 × 100 (d'une valeur de 21 F) pour chaque commande de film positif Agfa DLD 510 p. Ce film regroupe tous les dessins des circuits imprimés à l'échelle 1 des études proposées dans un numéro. Tous ces films sont disponibles à partir du n° 86. Voir bon de commande au centre de ce numéro. Nous vous rappelons que le n° 99 de LED vous a présenté un article détaillé vous permettant de graver vous-même ces circuits imprimés, mais aussi de vous équiper d'une manière complète pour moins de 200 F.



43, rue Victor-Hugo Tél. : 46.57.68.33  
92240 MALAKOFF Fax : 46.57.27.40  
Métro : Porte de Vanves

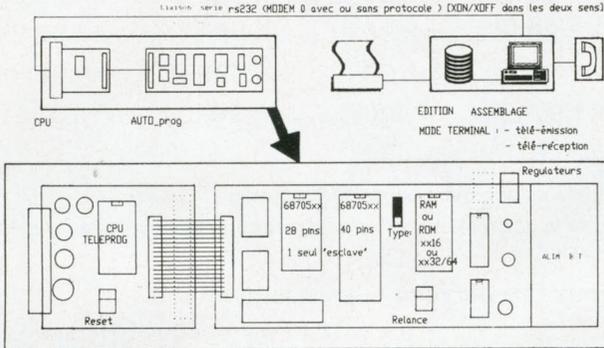Décrit dans le n° 100 de Led  
**OUTIL DE DÉVELOPPEMENT  
LANGAGE MACHINE  
PROGRAMMATION TÉLÉ-ÉCHANGE  
AVEC GESTION DE FLUX  
ET RELECTURE DES 68705 XX  
NOTAMMENT P5 ET U5**



REF. : TNT EN KIT : 1299 F + Disquette logiciel : 150 F

Décrite dans le n° 94/février de Led

**MIRE DE BARRES  
COULEUR**

**CARACTERISTIQUES**

Composée de 3 Modules en Kits divisibles,  
au prix de F : **638**

**Générateur de sync. :**

- Génère tous les signaux de sync. et RVB (SAA 1101)
- Sorties 1 volt/75 Ω

Prix du Kit : ..... F 240

**Codeur PAL :**

- Entrée RVB + Sync. composite (75 Ω)
- Sortie vidéo : PAL 1 Vcc/75 Ω ou NTSC : à préciser

Prix du Kit : ..... F 193

**Système d'incrustation :**

- A l'aide d'une PROM, génère en blanc des textes, chiff. ou icones.
- Sortie vidéo supplémentaire en N&B. 1 Vcc/75 Ω

Prix du Kit : ..... F 205

**Pour les 3 modules :**

- Alimentation : 12 V/200 mA  
Alim secteur sur option
- Connexion de sortie vidéo : RCA
- Dimensions : 111 x 74 x 30 mm

**CONDITIONS DE VENTE**

Règlement à la commande • Port PTT et assurance : 30 F forfaitaires • Expédition SNCF : facturée suivant port réel • Commande minimum : 100 F (+port) • BP 4 MALAKOFF • Fermé dimanche et lundi - Heures d'ouverture : 9 h-12 h 30/14 h-19 h sauf samedi : 9 h-12 h 30/14 h-17 h 30 • Tous nos prix s'entendent TTC mais port en sus. Expédition rapide. En C.R. majoration : 25 F • CCP Paris 16578.99.

**ABONNEZ-VOUS A**

**Led**

Je désire m'abonner à **LED** (10 n<sup>OS</sup> par an).

FRANCE, BELGIQUE, SUISSE, LUXEMBOURG : 210 F  
AUTRES\* : 290 F

NOM .....

PRENOM .....

N° ..... RUE .....

CODE POSTAL ..... VILLE .....

\* Pour les expéditions « par avion » à l'étranger, ajoutez 80 F au montant de votre abonnement.

Ci-joint mon règlement par : chèque bancaire  C.C.P.  mandat

Le premier numéro que je désire recevoir est : N° .....



EDITIONS PERIODES 1, boulevard Ney 75018 PARIS - Tél. : 42.38.80.88 poste 7315

## SERVICE CIRCUITS IMPRIMES

Support verre époxy FR4 16/10 - cuivre 35 microns

Prix	Qté	Circuits non percés	Circuits percés	Circuits séri-graphiés	Total
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pédale .....</li> <li>• Halogène .....</li> <li>• Sonde CTN .....</li> <li>• Distorsiomètre</li> <li>- C.I. distorsiomètre (D.F.) .....</li> <li>- Alimentation .....</li> </ul>		50,00 F 62,00 F 30,00 F	65,00 F 76,00 F 36,00 F	88,00 F 110,00 F 52,00 F	
Plaque présensibilisée positive STEP Circuits époxy FR4 16/10 cuivre 35 microns		1 face cuivrée	2 faces cuivrées	1 face cuivrée + 1 face séri-graphiée	
80x100 .....		10,00 F	12,00 F		
100x160 .....		21,00 F	24,00 F		
150x200 .....		40,00 F	47,00 F		
200x300 .....		80,00 F	94,00 F		
TOTAL TTC .....					___ F
NUMERO D'ABONNE : .....					
Remise consentie 25 % : $\frac{\text{Total TTC} \times 3}{4}$ ..... F					
Frais de port et emballage ..... 10 F					
TOTAL A PAYER ..... F					
Paiement par CCP <input type="checkbox"/> , par chèque bancaire <input type="checkbox"/> ou par mandat <input type="checkbox"/> à adresser aux Editions Périodes 1, boulevard Ney 75018 Paris					
NOM .....					
PRENOM .....					
ADRESSE .....					

## BON DE COMMANDE

Pour compléter votre collection de LED  
à adresser aux EDITIONS PERIODES  
service abonnements

1, boulevard Ney 75018 PARIS

Je désire : .... n° 62  .... n° 63  .... n° 65   
 ... n° 66  ... n° 67  ... n° 68  ... n° 71   
 ... n° 72  ... n° 73  ... n° 74  ... n° 75   
 ... n° 76  ... n° 77  ... n° 79  ... n° 80   
 ... n° 81  ... n° 82  ... n° 83  ... n° 84   
 ... n° 85  ... n° 86  ... n° 87  ... n° 88   
 ... n° 89  ... n° 90  ... n° 91  ... n° 92   
 ... n° 93  ... n° 94  ... n° 95  ... n° 96   
 ... n° 97  ... n° 98  ... n° 99  ... n° 100   
 ..... n° 101

Les numéros non mentionnés sont épuisés.

(Indiquer la quantité et cocher les cases correspondantes au numéros désirés).


Je vous fais parvenir ci-joint le montant  
de ..... F par CCP  par chèque bancaire   
par mandat

25 F le numéro (frais de port compris)

42 F pour le numéro spécial n° 81

Mon nom : .....

Mon adresse : .....

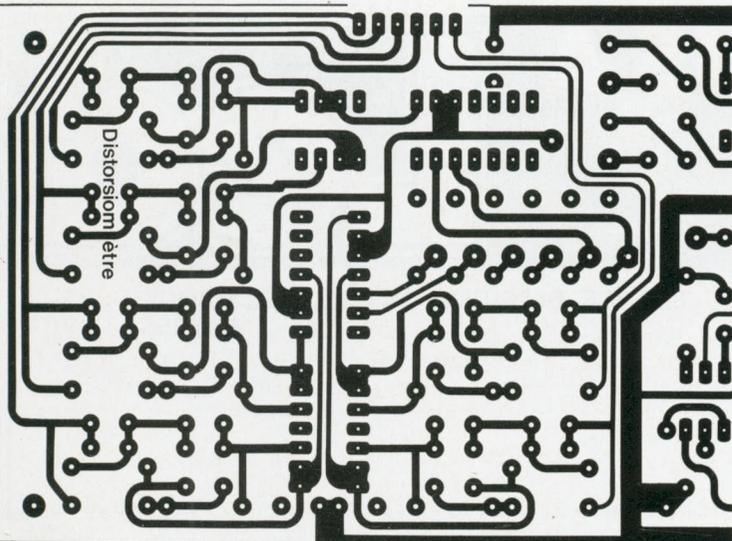

## GRATUITEMENT

Une plaque présensibilisée positive  
1 face, 100x160, en verre époxy FR4  
avec ce film positif Agfa.

UN SERVICE  
COMPLEMENTAIRE  
AU SERVICE CIRCUITS IMPRIMES  
POUR LA GRAVURE DE VOS C.I.

## LE FILM POSITIF AGFA DLD510p format 21x29,7

Regroupant tous les circuits imprimés  
à l'échelle 1 des études proposées  
dans le numéro au prix unitaire  
de 40,00 F (port compris)

Je désire recevoir le film positif du Led n° 102

Paiement par CCP  par chèque bancaire   
ou par mandat  à adresser aux Editions Périodes  
1, boulevard Ney, 75018 Paris

NOM .....


PRENOM .....

ADRESSE .....

**EXTRAIT  
DE NOTRE CATALOGUE  
DES COMPOSANTS  
UTILISES DANS LES  
MONTAGES LED**

LM 344 H	F : 84
LM 144 H	F : 295
LM 395 T	F : 27
MJ 15002	F : 30
MJ 15025	F : 44
IRF 120	F : 26
IRF 150	F : 42
LM 317 HVK	F : 86
TDA 1520 A	F : 33
TDA 1514 A	F : 59
<b>DISSIPATEURS</b>	
150 mm	F : 93
200 mm	F : 127
<b>LED RECTANGULAIRES</b>	
7 x 15 mm	
Rouge	F : 25
Verte	F : 16
<b>CONDENSATEURS</b>	
10 000 µF/100 V	F : 295
4 700 µF/63 V	F : 92
22 000 µF/100 V	F : 595

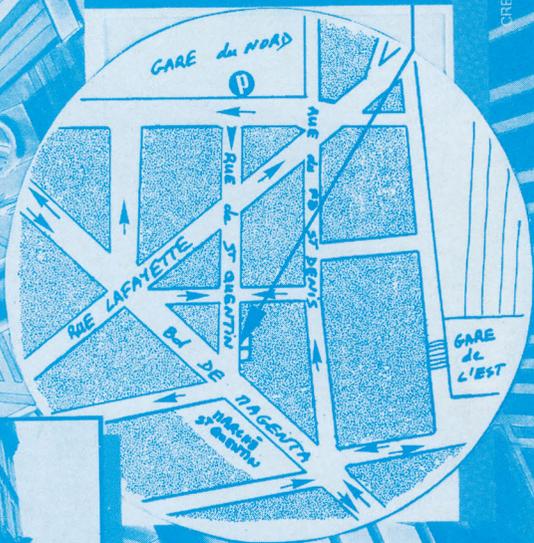Ouvert du lundi au samedi  
de 9 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h à 19 h  
Le samedi  
fermeture à 18 h 30




**SAINT QUENTIN RADIO / SQR**

6, rue de Saint-Quentin  
75010 PARIS

Catalogue : par correspondance F : 30  
au comptoir F : 15

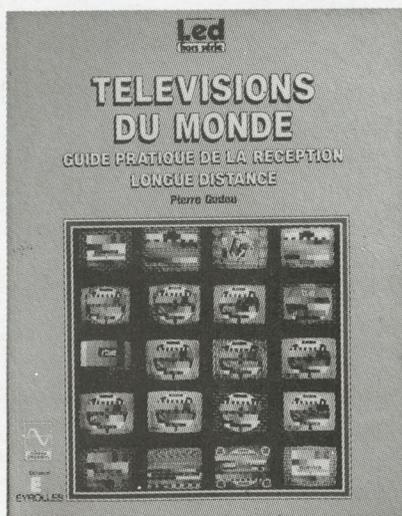Tél. : (1) 40.37.70.74  
Fax : (1) 40.37.70.91



Véritable guide pratique de la réception télévision longue distance, cet ouvrage rédigé par un passionné de transmissions, Pierre Godou, vous révélera tous les moyens pour recevoir dans des conditions correctes les émetteurs TV lointains. Passionnant, facile à lire, ce livre aborde tous les sujets de la réception TV, au-delà des frontières du possible quotidien, ouvrant la voie vers une nouvelle forme de loisir. Tous les matériels sont passés en revue, de l'émetteur jusqu'aux téléviseurs multistandards en passant par les antennes spéciales et la réception par satellite. Les phénomènes de propagation des ondes sous toutes leurs formes selon les conditions météorologiques sont abordés. Un catalogue des mires TV du monde entier facilitera l'identification précise des émetteurs.

Agréable à lire et à assimiler cet ouvrage ouvre de nouveaux horizons sur la télévision longue distance ou DX-TV. "Télévisions du Monde", le dernier Led hors série, est édité par les Editions Fréquences et diffusé par Eyrolles 66, boulevard Saint-Germain, 75240 Paris Cedex 05.

**BON DE COMMANDE**

Bon de commande à retourner aux Editions Fréquences, 1, boulevard Ney, 75018 Paris.

Je désire recevoir "Télévisions du Monde" au prix de 287 F port compris.

NOM ..... PRENOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... VILLE .....

Ci-joint mon règlement par :  C.C.P.  Chèque bancaire  Mandat

# vient de paraître



**144 pages**  
**tout sur l'autoradio**  
**son utilisation**  
**ses caractéristiques**  
**le montage**  
**l'antiparasitage**  
**la réception**  
**+**  
**glossaire**  
**des termes techniques**  
**+**  
**toutes les fréquences**  
**des stations FM en France**

L'autoradio est devenu le « compagnon » indispensable des parcours en automobile. Ce livre vous révèle non seulement comment l'autoradio fonctionne, quelles sont les caractéristiques importantes qu'il faut retenir avant tout choix mais aussi toutes les possibilités d'exploitation pour en tirer le meilleur parti. L'auteur, Raoul Hébert, grand spécialiste de la réception HF, vous initie à tous les modes d'utilisation actuels et futur de l'autoradio. Il attire votre attention sur toutes les astuces que peut dissimuler un autoradio.

Un glossaire technique facilite la compréhension des termes les plus souvent employés en autoradio. Vous trouvez également la liste des émetteurs FM en France et leurs fréquences de réception.

Un livre indispensable pour tout savoir sur l'autoradio, édité par les Editions Fréquences et diffusé par Eyrolles, 66, boulevard Saint-Germain, 75240 Paris Cedex 05.

## BON DE COMMANDE

Bon de commande à retourner aux Editions Fréquences, 1, boulevard Ney, 75018 Paris.

Je désire recevoir « L'AUTORADIO TOME 1 » au prix de 132 F, port compris

NOM \_\_\_\_\_ PRENOM \_\_\_\_\_

ADRESSE \_\_\_\_\_

CODE POSTAL \_\_\_\_\_ VILLE \_\_\_\_\_

Ci-joint mon règlement par :

C.C.P.

Chèque bancaire

Mandat


# LA BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE DES EDITIONS FREQUENCES



vous propose d'en savoir beaucoup plus sur :

## — L'ELECTRONIQUE —

### LES BASES DE L'ELECTRONIQUE

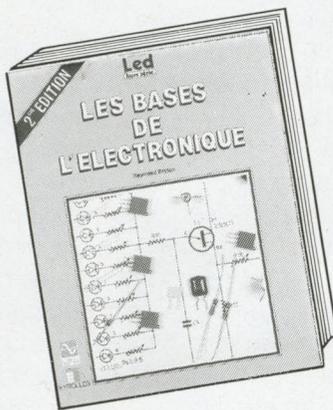


Par **Raymond Breton.**  
1988 - 84 p.

**P32** 147 F TTC port compris

Ouvrage d'initiation par excellence, «Les bases de l'électronique» abordent, dans un langage compréhensible par tous, sans formulations mathématiques, les divers aspects de l'électronique. De la résistance à l'amplificateur opérationnel en passant par les divers composants actifs, tous les éléments clés de l'électronique sont étudiés ainsi que leur mise en application. L'auteur, outre ses compétences en électronique, s'est occupé de formation dans l'industrie. Son sens de la communication, basé sur un langage pédagogique et compréhensible de tous donne à ce livre un attrait tout particulier, le «sens physique» des phénomènes abordés est évident. Le but que s'était fixé l'auteur : pouvoir mettre en œuvre l'électronique en comprenant ce que l'on fait et sans outils mathématiques a donc parfaitement été atteint.

### L'AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL

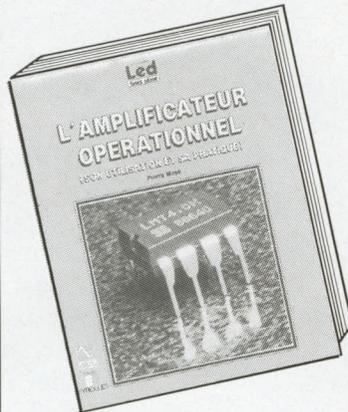


Par **Pierre Mayé.**  
1988, 88 p.

**P41** 157 F TTC port compris

Composant-clé de l'électronique d'aujourd'hui, l'amplificateur opérationnel est à la base d'une multitude d'applications tant en linéaire qu'en commutation. L'auteur, agrégé de physique et professeur en BTS, a réalisé cet ouvrage tout simplement parce qu'il n'existait pas pour les besoins de son enseignement. Les principales applications de l'amplificateur opérationnel y sont décrites et classées par catégories. Pour chaque montage, le fonctionnement est analysé, les formules permettant le calcul des composants établies et les performances obtenues commentées. Des exemples de réalisation comportant toutes les données nécessaires sont fournis pour les principales fonctions. Ce livre à la fois précis et concis est très complet, il s'adresse aux enseignants certes mais également aux utilisateurs de l'électronique. C'est aussi un outil de travail pour professionnels et amateurs.

### INITIATION A LA MESURE ELECTRONIQUE

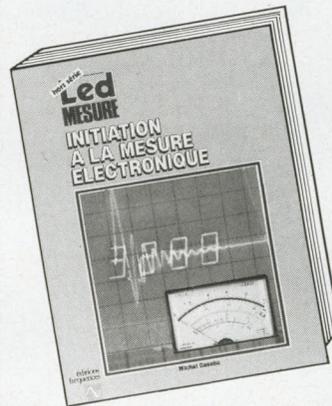


Par **Michel Casabo.**  
1986 - 120 p.

**P23** 152 F TTC port compris

Il n'existait pas, jusqu'à présent, un ouvrage couvrant de manière générale mais précise, l'ensemble des problèmes relatifs à l'instrumentation et à la méthodologie du laboratoire électronique. C'est chose faite aujourd'hui avec ce volume récemment paru.

### LES MONTAGES ELECTRONIQUES

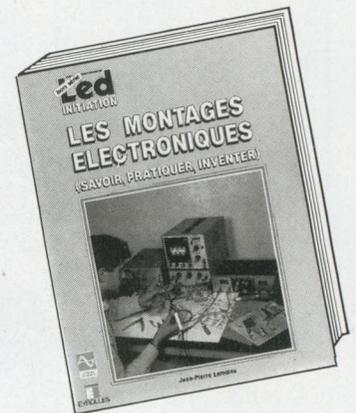

Par **Jean-Pierre Lemoine.**  
1986 - 276 p.

**P30** 287 F TTC port compris.

Domaine en perpétuelle évolution, l'électronique ne cesse d'apporter des solutions nouvelles à de multiples secteurs. Il importe, pour tout passionné d'électronique, à quel niveau que ce soit, de l'amateur au professionnel, d'acquérir un savoir découlant de la mémorisation et aussi de la pratique du plus grand nombre de circuits de base. C'est ce que permet réellement ce livre. Organisé en trois grandes rubriques : Connaître, Pratiquer et Inventer, cet ouvrage guide le lecteur sur près de 300 pages avec près de 1 000 dessins et représentations, pour l'amener à ce qu'il soit à même de concevoir ses montages par lui-même. C'est aussi un outil de travail aidant à la sélection d'un composant, permettant de trouver un montage réalisant une fonction donnée... et bien d'autres détails d'ordre pratique.

La liste complète de nos ouvrages peut vous être expédiée gratuitement sur simple demande.

Diffusion auprès des libraires assurée exclusivement par les Editions Eyrolles.

Bon de commande à retourner aux Editions Fréquences 1, boulevard Ney 75018 Paris.

Indiquez le ou les codes :


NOM ..... PRENOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... VILLE .....

Ci-joint mon règlement par :  C.C.P.  Chèque bancaire  Mandat

# DISTORSIOMETRE HARMONIQUE

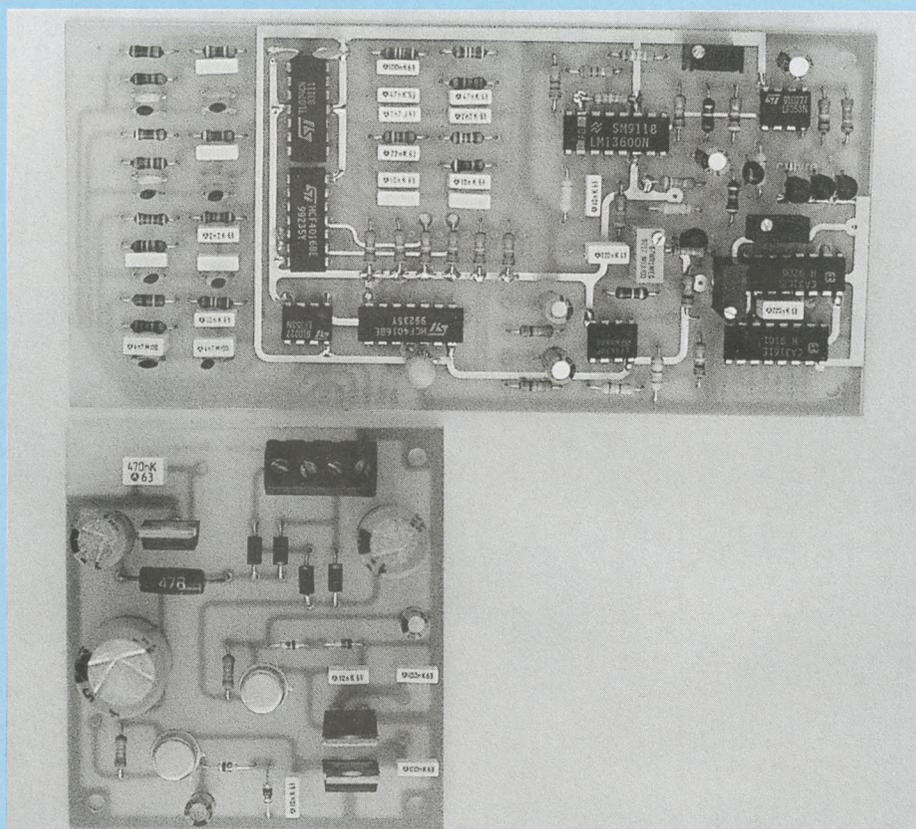

1<sup>ère</sup> partie

Une puissance de sortie suffisamment élevée pour une restitution complète de la dynamique et un taux de distorsion réduit, sont les paramètres essentiels qui caractérisent la fidélité d'une chaîne de reproduction sonore. Or, le traitement du signal s'accompagne de déformations inévitables, qui se manifestent à travers les diverses formes de distorsion : harmonique, ou d'intermodulation.

**C**onstruisant régulièrement les amplificateurs et pré-amplificateurs décrits dans la revue, nos lecteurs trouveront quelque intérêt à tester leurs matériels et à en affiner les réglages. L'appareil proposé mesure

le taux de distorsion harmonique.

## SPECTRE D'UN SIGNAL PERIODIQUE

Le plus simple de tous les signaux périodiques, qui ne contient qu'une

seule fréquence (son pur, lumière monochromatique, etc ...) est la sinusoïde. Le théorème de la décomposition en série de Fourier nous apprend que tous les autres signaux périodiques, aussi compliquée que soit leur forme, peuvent se décomposer en une somme de sinusoïdes. Si  $F$  est la fréquence du signal de départ, on trouve à l'intérieur de cette somme, dans le cas le plus général :

- une sinusoïde de fréquence  $F$ , qui s'appelle le **fondamental**.
- des sinusoïdes de fréquences  $2F$ ,  $3F$ , ...  $nF$  ..., qui constituent les harmoniques de rangs 2, 3, ...  $n$  ...

On peut matérialiser cette décomposition par un diagramme du type indiqué à la figure 1. Les fréquences du fondamental et de ses harmoniques sont portées en abscisses. Les ordonnées (hauteur des traits) indiquent la contribution relative de chaque composante, c'est-à-dire son amplitude.

## LA DISTORSION HARMONIQUE

Il n'est pas toujours indispensable de recourir à une description aussi détaillée que celle de la figure 1. Lorsque, notamment, le signal périodique de fréquence  $F$  analysé ne s'écarte que très peu de la sinusoïde, on peut l'assimiler simplement à une sinusoïde légèrement déformée, c'est-à-dire ... distordue. Dans ces conditions, il suffit de connaître la contribution globale de l'ensemble des harmoniques et de la chiffrer en pourcentage du signal complet : cette mesure donne le **taux de distorsion**. Mais ce point de vue demande réflexion.

En électroacoustique, domaine particulièrement concerné par les mesures de distorsion, l'oreille réagit aux énergies ou aux puissances délivrées aux transducteurs de sortie : haut-parleurs, ou écouteurs. Si on se rapporte aux

# TESTEZ VOS APPAREILS Hi-Fi

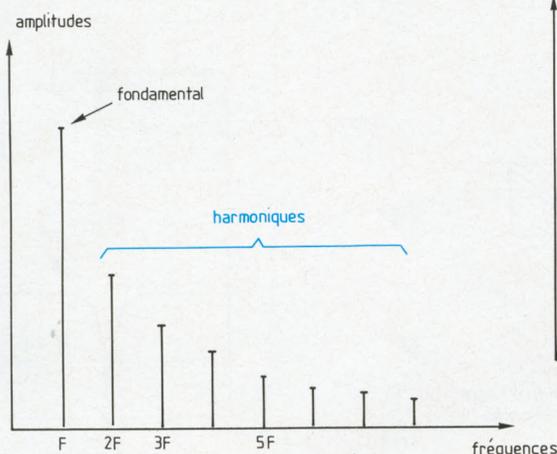


Fig. 1 : Décomposition spectrale d'un signal complexe.

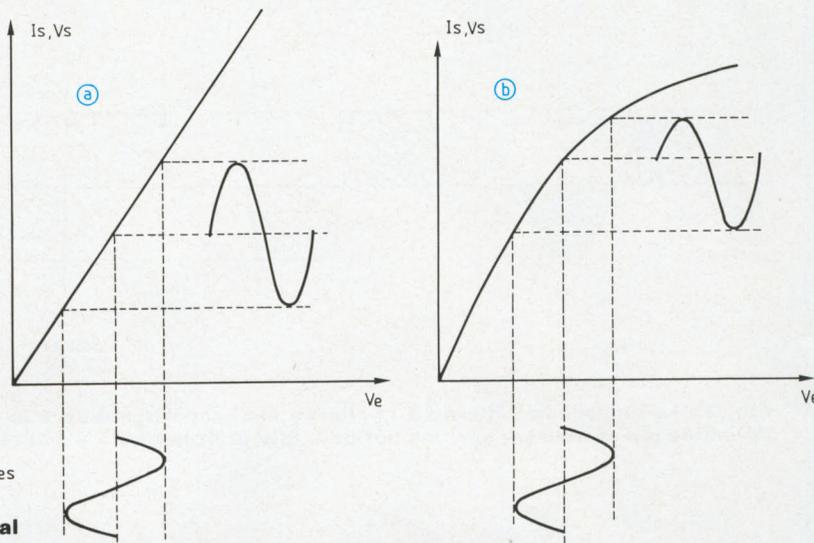


Fig. 2 : La courbure de la caractéristique de l'amplificateur entraîne une déformation du signal de sortie.

## AVERTISSEMENT

Le distorsiomètre – sauf à le réduire au rang de gadget – est un appareil délicat à construire et même à exploiter (dans le prochain numéro, nous fournirons précisions et conseils sur ce dernier point). Pour mener l'entreprise à terme, il faut :

- Maîtriser la théorie, au moins sous la forme simplifiée et condensée qu'impose le volume limité d'un périodique.
- Faire preuve d'une solide expérience dans la réalisation de montages qui

exigent beaucoup de minutie : circuits imprimés à double face, implantation dense, interconnexions nombreuses.

• Disposer du matériel de mesure indispensable aux essais et à la mise au point. Dans le cas présent, on ne peut se passer d'un oscilloscope à double trace.

La principale difficulté du montage proposé réside dans le tri, pour appariement, des condensateurs utilisés dans les filtres réjecteurs. Une précision **réel-**

le de  $\pm 1\%$  s'impose. Un tel tri ne peut s'effectuer qu'en partant d'un très grand nombre de condensateurs  $\pm 5\%$  ou  $\pm 10\%$  et en les mesurant à l'aide d'un capacimètre professionnel. Ce procédé n'étant guère accessible à l'amateur, nous lui proposons de livrer les composants préalablement sélectionnés et liassés, soit 30 condensateurs, pour une somme forfaitaire de F. 110,- port compris (voir la page "Service Circuits Imprimés").

tensions, on est alors amenés à considérer les valeurs efficaces. Or, si une tension  $V$ , somme de sinusoïdes (fondamental et harmoniques) a pour expression, en fonction du temps  $t$  :

$$V = V_1 \sin \omega t + V_2 \sin 2\omega t + \dots + V_n \sin n\omega t$$

Sa valeur efficace s'écrit :

$$V_{\text{eff}} = \sqrt{V_1^2 + V_2^2 + \dots + V_n^2} / \sqrt{2}$$

on définira alors le taux global de distorsion harmonique par la quantité :

$$d = \frac{\sqrt{V_2^2 + \dots + V_n^2}}{\sqrt{V_1^2 + V_2^2 + \dots + V_n^2}}$$

## SOURCES DE DISTORSION HARMONIQUE

A l'entrée d'un amplificateur, appliquons une tension  $v_e$  parfaitement sinusoïdale : c'est le signal de commande des figures 2a et 2b. Si la caractéristique de transfert de l'amplificateur était rectiligne (2a), on retrouverait en sortie un courant  $I_s$  ou une tension  $V_s$  parfaitement proportionnels à  $v_e$ , donc sinusoïdaux. En réalité, la caractéristique présente toujours une légère courbure, que nous avons exagérée pour la clarté du dessin (2b). Le signal de sortie,


alors déformé, contient des harmoniques. C'est la distorsion introduite par l'amplificateur.

## PUISSANCE MAXIMALE ET DISTORSION



Soient  $+E$  et  $-E$  les limites d'écrêtage d'un amplificateur de puissance, qu'on suppose alimenté symétriquement par rapport à la masse (figure 3). L'appareil est excité par une tension d'entrée sinusoïdale.

La tension maximale de sortie, sans écrêtage, s'inscrit entre  $-E$  et  $+E$ . Il lui


# DISTORSIOMETRE HARMONIQUE

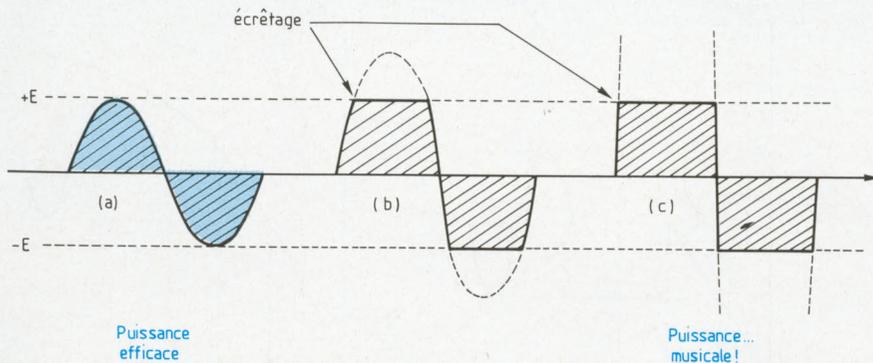


**Fig. 3 :** La puissance délivrée à la charge est proportionnelle à la surface délimitée par la courbe, sur une période. Elle croît lorsqu'il y a écrêtage.

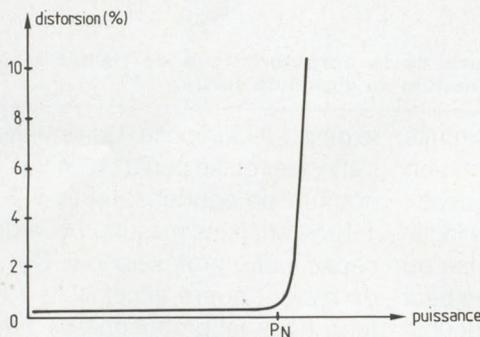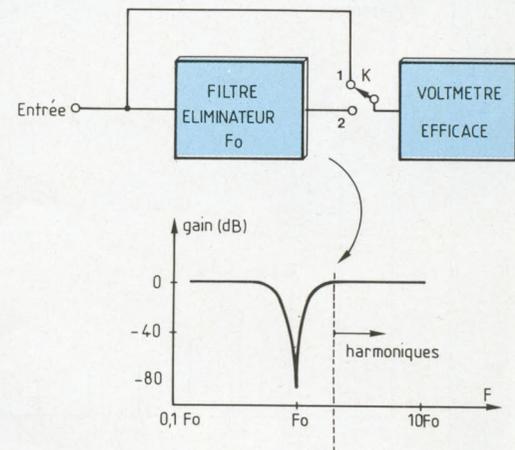

**Fig. 4 :** Distorsion en fonction de la puissance de sortie.

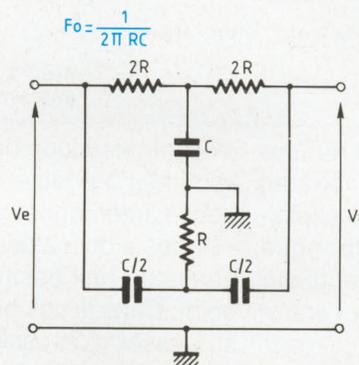

**Fig. 6 :** Filtre éliminateur en double T.

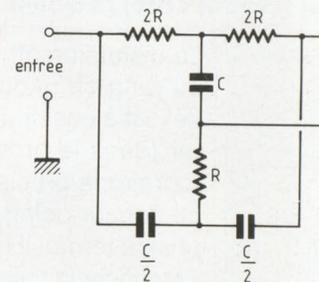

correspond une puissance proportionnelle à la surface de la sinusoïde dessinée en (a) : c'est la puissance efficace maximale (puissance RMS). Il s'agit naturellement de celle qu'indique Led pour ses réalisations.

Si on augmente la tension d'entrée, l'écrêtage tronque la sinusoïde de sortie : la distorsion augmente très rapidement. On remarquera aussi que la puissance, toujours proportionnelle à la surface, augmente. En appliquant une tension d'entrée extrêmement grande, on recueille, en sortie, des signaux pratiquement rectangulaires (figure 3c). La surface – donc la puissance délivrée à la charge – sont exactement deux fois supérieures à celles de la figure 3a. C'est ce que les

constructeurs ont jugé bon d'appeler : puissance musicale !

Les acheteurs profanes peuvent s'y laisser prendre en grande surface. Nos lecteurs, non ! Un calcul détaillé, à partir de la décomposition en série de Fourier, montrerait que le taux de distorsion, dans cette situation extrême, atteint 50 %. La courbe typique de la figure 4 montre, d'ailleurs, comment évolue la distorsion d'un amplificateur au-delà de sa puissance nominale, efficace.

## PRINCIPE DE MESURE DE LA DISTORSION

Le montage de la figure 5 comporte,

pour l'essentiel, un filtre éliminateur de fréquence. Il s'agit d'un circuit qui, dans l'idéal, laisse passer toutes les fréquences sans atténuation (gain 0 dB), à l'exception de la fréquence  $F_0$  sur laquelle il est accordé. Pour celle-ci, l'élimination théorique devrait être totale.

Appliquons alors, sur l'entrée, le signal à analyser, c'est-à-dire une sinusoïde distordue à la fréquence  $F_0$ . Dans la position 1 du commutateur K, on mesure sa tension efficace, à l'aide d'un voltmètre efficace vrai. Basculons ensuite le commutateur K en position 2. Le filtre éliminant le fondamental  $F_0$ , on mesure la tension efficace de l'ensemble des harmoniques. D'après la définition donnée plus haut, le rapport

# TESTEZ VOS APPAREILS Hi-Fi

Fig. 5 : Principe de mesure de la distorsion harmonique.

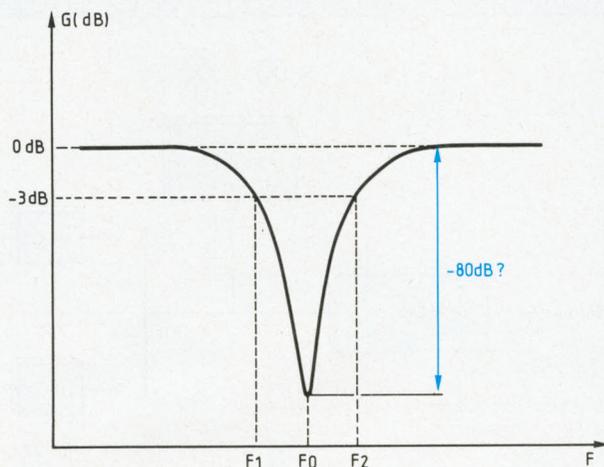


Fig. 7

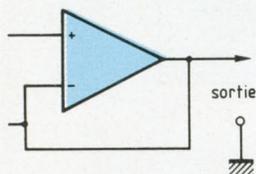


Fig. 8

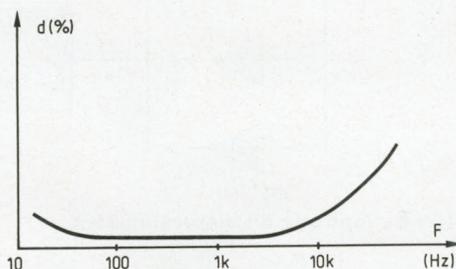


Fig. 9 : Evolution de la distorsion harmonique avec la fréquence.

torsion de 0,01 % : le filtre doit alors atténuer la fréquence  $F_0$  dans un rapport d'au moins 10 000, soit  $-80$  dB !

3 – Il faut aussi une crevasse très étroite, pour que l'harmonique de rang 2 ( $2F_0$ ) ne subisse qu'une atténuation négligeable. L'ensemble de ces observations conduit à deux conséquences pratiques. La première est qu'il faut recourir à un filtre actif ; la deuxième, qu'il est impératif d'apparier les composants R et  $2R$ , C et  $C/2$ , avec une précision de l'ordre de 1 % (2 % à l'extrême limite !). Encore une fois sans calcul, nous donnons, en figure 8, le schéma du filtre actif éliminateur : il conduit à la courbe quasi-idéale de la figure 7 ... si les composants sont parfaitement apparés, ce problème constitue la difficulté essentielle du montage.

## CHOIX DES FREQUENCES DE MESURE

Dans un amplificateur de puissance convenablement conçu et réglé, utilisé au-dessous des limites d'écrêtage, la distorsion harmonique varie avec la fréquence selon une loi dont la figure 9 donne l'allure typique. Les meilleurs résultats se situent au centre de la gamme audible et s'y maintiennent sensiblement constants de 300 à 3 000 Hz environ : il est inutile de multiplier les mesures dans cette zone. La distorsion croît légèrement aux fréquences les plus basses et, de façon plus importante, aux fréquences élevées. Nous avons donc choisi de réaliser six mesures (6, pour les facilités de commutation) échelonnées selon la progression : 30 Hz, 200 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz et 15 kHz.

## SYNOPTIQUE DU DISTORSIOMETRE

On le trouvera en figure 10. Les six

de ces deux mesures donne le taux de distorsion harmonique totale.

La difficulté, on s'en doute, réside dans la construction du filtre éliminateur, dès lors qu'on désire accéder à des taux de distorsion nettement inférieurs à 1 %.

## FILTRE EN DOUBLE T

Un tel filtre, dont nous épargnerons l'analyse à nos lecteurs (les plus curieux pourront consulter les traités d'électronique), se compose de deux cellules en T, dont on réunit les entrées l'une à l'autre, ainsi que les sorties. Si on respecte les valeurs relatives indiquées dans la figure 6, les calculs montrent que le creux de transmission se

situe à la fréquence :

$$F_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

La courbe 1 de la figure 7, où les fréquences sont représentées en abscisses avec une échelle logarithmique, montre la courbe de réponse du circuit, qui appelle plusieurs remarques : 1 – Même sans étude mathématique du filtre, on conçoit que celui-ci associe, en première approximation, une section passe-bas (coupure à  $F_1$ ) et une section passe-haut (coupure à  $F_2$ ) ; la fondamentale  $F_0$  à éliminer se situe évidemment entre ces deux valeurs.

2 – On doit exiger, pour  $F_0$ , une crevasse très profonde. Soit en effet à déceler, par exemple, un taux de dis-

# DISTORSIOMETRE HARMONIQUE

filtres aux fréquences précédemment indiquées et référencées F1 à F6, reçoivent le signal à analyser, évidemment calé sur les mêmes fréquences, à travers la section K1a d'un commutateur à six positions. La sortie du filtre mis en service, pratiquement débarrassée de la composante fondamentale, doit transiter vers le voltmètre qui mesure la tension efficace du résidu harmonique : on sélectionne l'une ou l'autre par la section Kb du même commutateur.

En pratique, il s'est révélé beaucoup plus commode d'utiliser indirectement K1b pour commander la fermeture de portes analogiques (circuits CMOS CD 4016) P1 à P6. Cette technique, en réduisant le nombre de fils de liaison transportant du signal, simplifie le montage et minimise le risque de capter des tensions parasites, notamment par couplage inductif avec le transformateur d'alimentation.

Trois gammes de mesure sont prévues. Elles correspondent, à pleine échelle avec affichage numérique sur trois digits, à 99,9 % de distorsion, à 9,99 % et à 0,999 %. La dernière gamme offre ainsi une résolution théorique de 0,001 %, à la limite de ce qu'il est possible d'évaluer à l'aide d'un instrument très soigneusement construit. En pratique, elle mesurera des taux de distorsion de 0,01 % à 0,9 %, beaucoup plus réalistes ! La première gamme peut surprendre. Outre qu'elle donne accès à des taux supérieurs à 10 % (ceux qu'utilisent beaucoup de constructeurs pour annoncer les puissances efficaces maximales et notamment dans le domaine de la sonorisation automobile), elle permet de quantifier la contribution des harmoniques dans un signal non sinusoïdal : créneaux, triangles, pseudo-sinusoïdes en marches d'escalier, etc ...). Avec une telle plage de taux de distor-

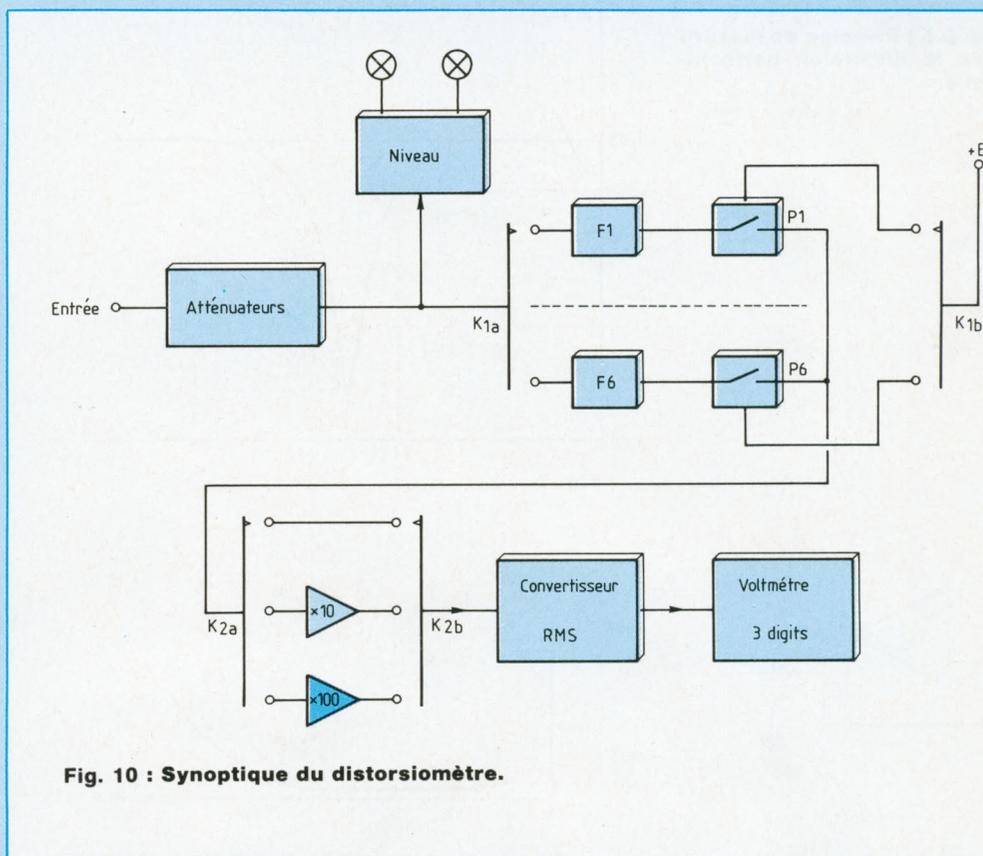


Fig. 10 : Synoptique du distorsiomètre.


sion accessibles, les amplitudes des résidus s'étagent sur plusieurs ordres de grandeur, d'une fraction de millivolt à plus d'une centaine de millivolts. Il fallait donc prévoir plusieurs calibres de mesure des tensions efficaces, correspondant aux trois échelles retenues. On y parvient à l'aide des deux sections du commutateur K2 à trois positions : le signal à mesurer peut être transmis directement, amplifié d'un facteur 10, ou d'un facteur 100.

Les résidus de filtrage s'éloignant considérablement de la sinusoïde, nous avons vu qu'on définissait le taux de distorsion à partir des tensions efficaces. Avant l'entrée du voltmètre continu, prend donc place un convertisseur RMS : c'est, avec les filtres, un des éléments essentiels du montage et nous l'étudierons en détail.

Revenons, pour finir, sur les circuits d'entrée. Les appareils testés, préamplificateurs et amplificateurs Hi-Fi le plus souvent, délivrent des signaux d'amplitudes extrêmement variables : de l'ordre du volt, jusqu'à plusieurs dizaines de volts. Pour n'avoir pas à mesurer à chaque fois deux niveaux (avant et après le filtre), et pour éviter la saturation et même la destruction des circuits du distorsiomètre, on applique toujours, sur l'entrée des filtres, donc sur le point commun de K1a, le même niveau. L'entrée comporte donc, en cascade, un atténuateur à décades (x 1 ou x 0,1) et un atténuateur progressif. Un détecteur de niveau compare le signal obtenu à une tension de référence, la visualisation de l'équilibre s'effectuant à l'aide de deux diodes électroluminescentes.

# TESTEZ VOS APPAREILS Hi-Fi

Fig. 11 : Schéma des alimentations.

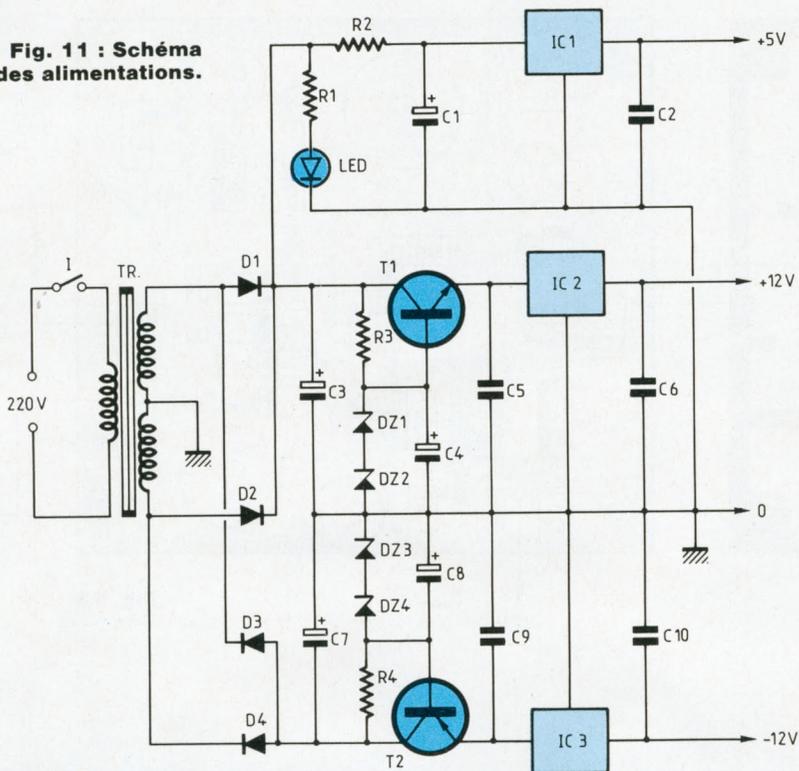

## LE PROBLEME DE L'ALIMENTATION

Bien que non représentée sur le synoptique de la figure 10, l'alimentation constitue aussi un élément important de l'appareil. Elle délivre une tension de 5 V pour le voltmètre incorporé (afficheurs électroluminescents à sept segments) et des tensions symétriques de +12 V et -12 V pour le reste du montage. Or, il ne faut pas oublier que les signaux à traiter, en sortie des filtres notamment, peuvent n'atteindre que des niveaux très inférieurs au millivolt, dans le cas des faibles taux de distorsion. Il convient donc que l'alimentation n'introduise pas, elle-même, des perturbations du même ordre de grandeur. Son schéma, donné en figure 11,

montre le soin apporté à la conception. A partir du transformateur TR, à point milieu utilisé comme masse, on effectue un redressement à double alternance par D1 et D2 pour élaborer une tension positive voisine de +25 V et un autre par D3 et D4, conduisant à une tension négative de -25 V. Les condensateurs C3 et C7, de fortes capacités, assurent un premier filtrage.

La tension de +5 V nécessaire à la section voltmètre, n'exige qu'une stabilisation classique, assurée par le régulateur IC1. L'intensité maximale demandée (affichage de trois "8") dépasse 200 mA, ce qui engendrerait une dissipation excessive dans IC1. On absorbe donc une partie de la puissance dans R2, ce qui permet de parfaire le filtrage par C1 et de limiter un peu les

pointes de courant demandées à D1, D2 et au transformateur. La diode électroluminescente, polarisée par R1, sert simplement de témoin de mise sous tension (voyant en façade).

Pour les sorties +12 V et -12 V, on exige une ondulation résiduelle extrêmement réduite, que les seuls régulateurs IC2 et IC3 ne sauraient procurer. Ils sont donc précédés d'étages de pré-régulation, construits autour de T1 et de T2. Par les zener DZ1 et DZ2 d'une part, DZ3 et DZ4 de l'autre, soigneusement découplées par C4 et C8 respectivement, on impose un potentiel, déjà bien stable, de +16,2 ou -16,2 V sur les bases. Les émetteurs fournissent donc  $\pm 15,6$  V environ, avec une ondulation résiduelle fort réduite, aux entrées des régulateurs IC2 et IC3.

## CONSTRUCTION DE L'ALIMENTATION

Elle sera indispensable aux essais et réglages des autres sections du distorsiomètre et nous suggérons donc de la réaliser dès maintenant, en se reportant aux dessins de la figure 12 pour le circuit imprimé et de la figure 13 pour l'implantation des composants.

Le branchement du transformateur par l'intermédiaire d'un bornier (attention à l'emplacement du point milieu !) facilite les montages et démontages qui s'imposeront par la suite. On veillera par ailleurs à ne pas plaquer R2 contre le circuit, pour faciliter son refroidissement.

## LES CIRCUITS D'ENTREE

Cette section rassemble les atténuateurs et l'indicateur de niveau du synoptique. On en trouvera le schéma en figure 14.

# DISTORSIOMETRE HARMONIQUE

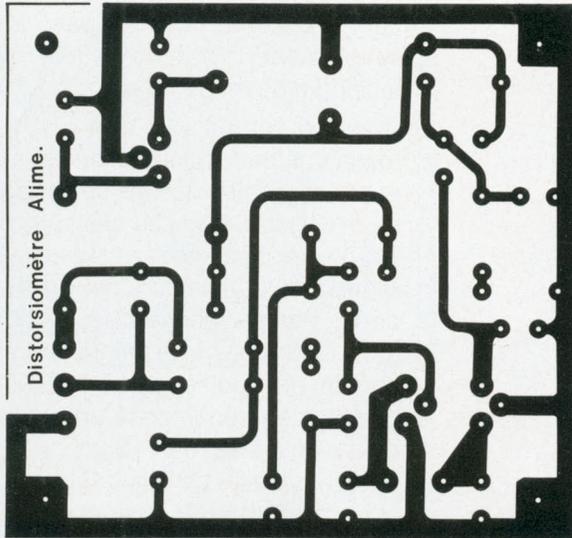


Fig. 12

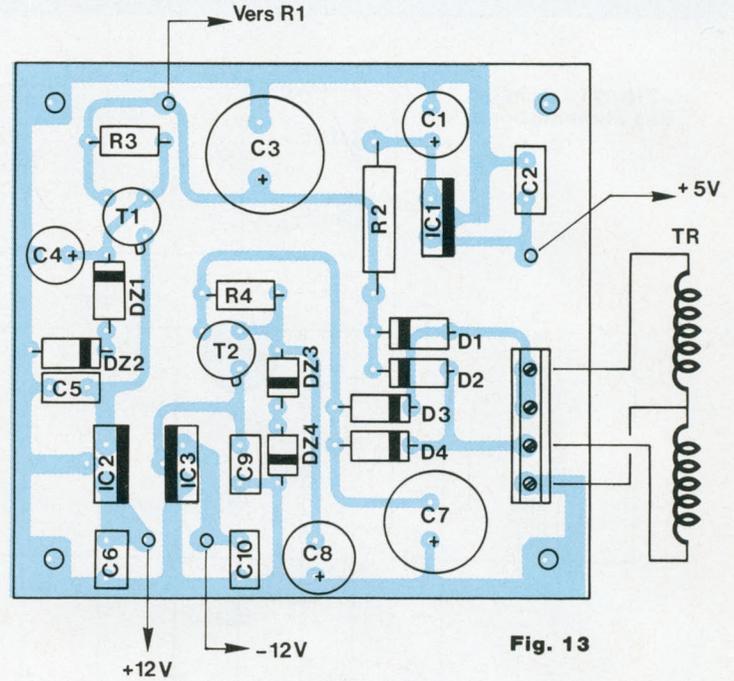


Fig. 13

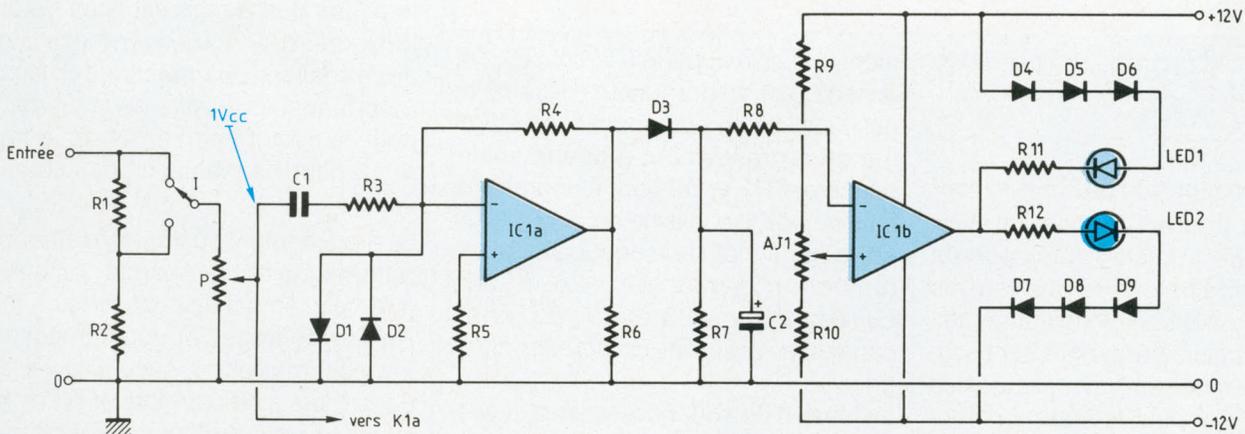


Fig. 14 : Etage d'entrée, indicateur de niveau.

On applique les signaux à analyser (préamplificateur, amplificateur, générateur sinusoïdal à tester) aux bornes du diviseur R1/R2. L'inverseur I permet d'en prélever, soit la totalité, soit


la fraction :

$$\frac{R2}{R1 + R2}$$

Un nouveau dosage est effectué par le potentiomètre P, dont le curseur

attaque à la fois les circuits de mesure (commutateur K1a) et l'indicateur de niveau, construit autour de l'ensemble IC1a, IC1b. On remarquera, jusque là, l'absence de tout composant actif, sus-

# TESTEZ VOS APPAREILS Hi-Fi

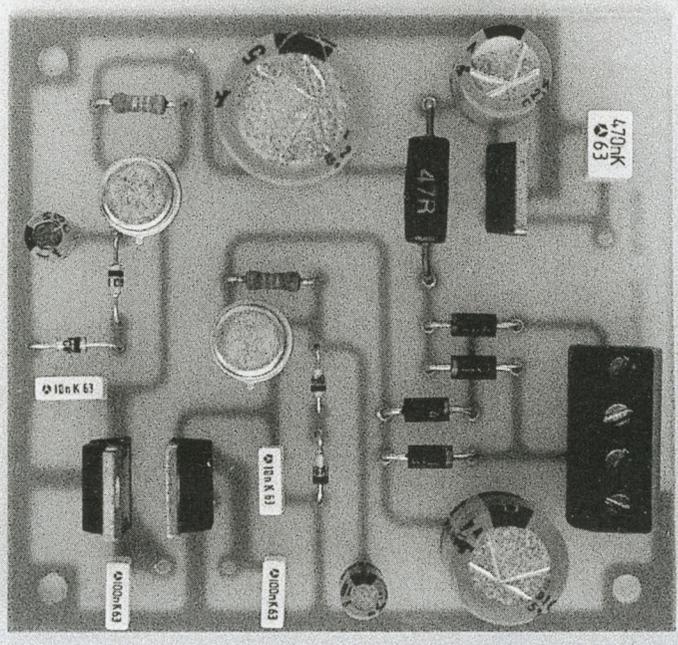

## NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

### COMPOSANTS DE L'ALIMENTATION

- Résistances 0,25 W à  $\pm 5\%$   
R1 – 2,7 k $\Omega$  (sur platine de façade)  
R3 – R4 – 2,2 k $\Omega$

- Résistance 3 à 5 W  
R2 – 47  $\Omega$

- Condensateurs électrolytiques (sorties radiales)  
C1 – 330  $\mu$ F (35 V)  
C3 – 1000  $\mu$ F (50 V)  
C4 – 10  $\mu$ F (25 V)  
C7 – 470  $\mu$ F (50 V)  
C8 – 10  $\mu$ F (25 V)

### • Condensateurs Milfeuil

- C2 – 470 nF
- C5 – 10 nF
- C6 – 100 nF
- C9 – 10 nF
- C10 – 100 nF

### • Semiconducteurs

- D1 – D2 – D3 – D4 – 1N 4002
- DZ1 – DZ4 – Zener 6,2 V (500 mW)
- DZ2 – DZ3 – Zener 10 V (500 mW)
- LED – Diode électroluminescente (en façade)
- T1 – 2N 1711
- T2 – 2N 2905
- IC1 – Régulateur 7805
- IC2 – Régulateur 7812
- IC3 – Régulateur 7912

ceptible d'ajouter, au signal, sa distortion propre.

C1 transmet le signal à l'étage C11a, à travers R3. Cette résistance fournit une séparation suffisante pour qu'on puis-

se, ici, procéder à un écrêtage par les diodes D1 et D2, afin de protéger l'indicateur de niveau contre toute surcharge. En régime de mesure, on règle, par I et par P, l'amplitude à 1 V

crête à crête sur le curseur du potentiomètre, donc sur les entrées des filtres. Les diodes d'écrêtage restent alors bloquées toutes les deux et n'interviennent qu'à partir de 1,5 V crête à crête environ.

Par l'amplificateur IC1a, on porte à 4,7 Vcc le signal, soit une amplitude de 2,3 V pour les crêtes positives, qui chargent C2 à travers la diode D3. La tension positive aux bornes de C2, de 1,7 V lorsque le niveau du signal d'entrée est bien réglé, est comparée, par IC1b, à une tension de référence prise sur le curseur de l'ajustable AJ1. Après étalonnage (réglage de AJ1 sur un signal calibré), la diode LED1 s'allume pour une tension d'entrée trop élevée et la diode LED2 pour une tension trop faible. On notera la présence des diodes D4 à D9, qui compensent les tensions de déchet haute et basse sur la sortie de IC1b.

## FILTRES ET ETAGES D'AMPLIFICATION

Nous avons déjà discuté la structure des filtres éliminateurs de fréquence et leur reconfiguration sous forme de filtres actifs. La figure 15 montre la mise en application de ces résultats. Seul le filtre F1 y a été détaillé, les mêmes références (RA, RB, Ca, ... Ce) étant reprises pour les fréquences F2 à F6. Les amplificateurs opérationnels associés sont regroupés en deux circuits intégrés : un quadruple amplificateur BIFET IC2 et un double amplificateur IC3.

Tous les composants R et C des filtres doivent impérativement être ajustés à  $\pm 1\%$ . Pour les résistances, cela ne pose aucun problème : on les trouvera dans le commerce. Il n'en va pas de même pour les condensateurs, qui sont, le plus souvent, des modèles à  $\pm 5\%$  ou  $\pm 10\%$ . On procède alors, pour chaque filtre, de la façon suivante :

# DISTORSIOMETRE HARMONIQUE

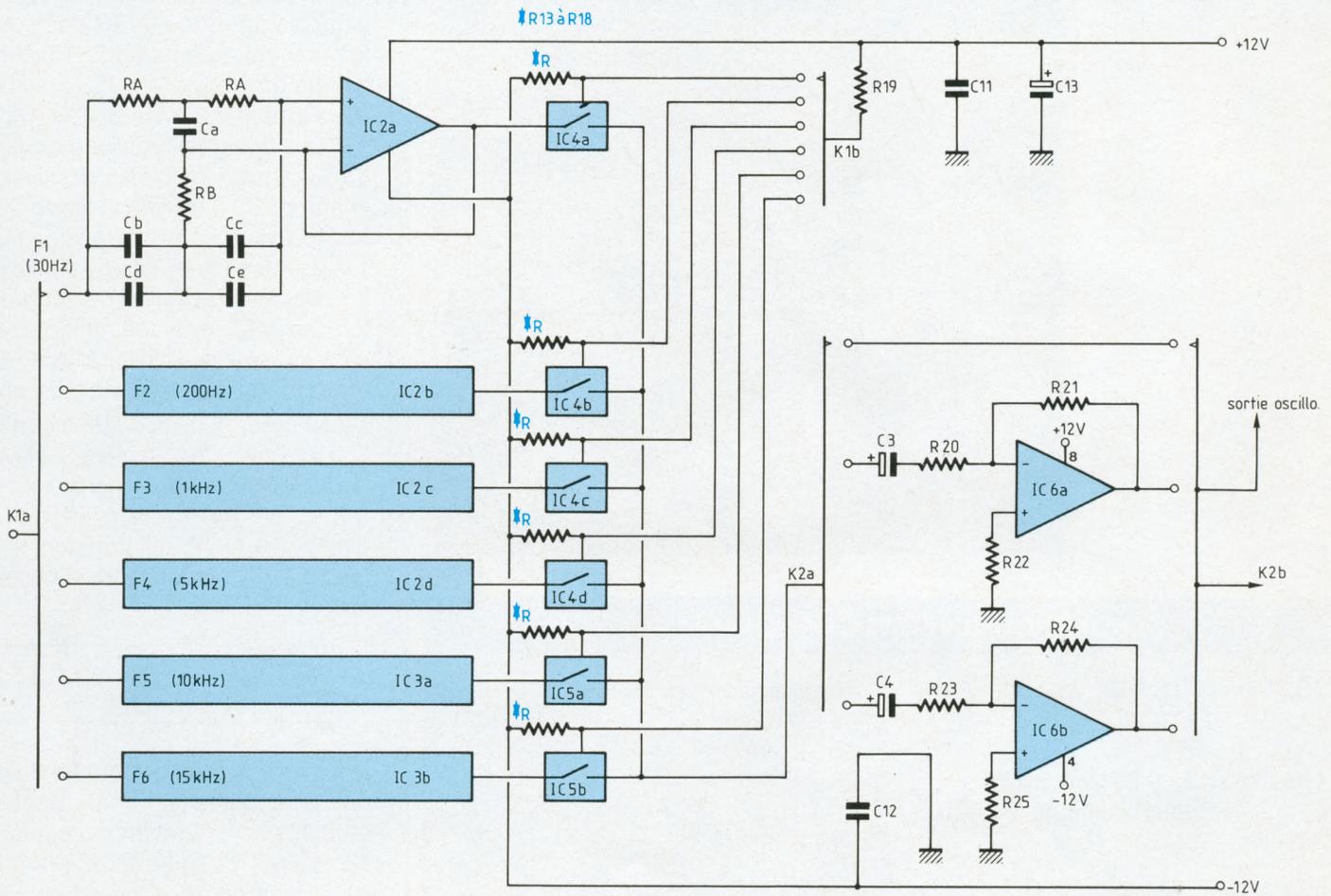


Fig. 15 : Filtrés et leurs commutations.

te, illustrée sur un exemple numérique (F1 = 30 Hz). Il faudrait théoriquement  $C = 100 \text{ nF}$ , donc  $C/2 = 50 \text{ nF}$  (revoir la figure 6).

- On choisit un condensateur ( $C_a$  dans la figure 15) de valeur nominale  $100 \text{ nF}$  et on mesure très précisément sa capacité.
- On prend, pour  $C_b$  et  $C_c$ , des conden-

sateurs marqués  $47 \text{ nF}$ , dont on mesure la capacité.

- On cherche, par tri dans des condensateurs de faibles valeurs, les capacités  $C_d$  et  $C_e$  qui permettront de respecter, par mise en parallèle avec  $C_b$  et  $C_c$ , la condition cherchée.

Exemple :

$C_a = 102 \text{ nF}$  ;  $C_b = 45 \text{ nF}$  ;  $C_c = 49 \text{ nF}$

Il faut trouver  $C_c = 7 \text{ nF}$  (chercher dans des  $6,8 \text{ nF}$ ) et  $C_e = 3 \text{ nF}$  (chercher dans des  $2,7 \text{ nF}$  et des  $3,3 \text{ nF}$ ).

Le tableau joint résume les valeurs de tous les composants, pour chaque fréquence. Remarque qu'il importe moins de respecter exactement, pour les condensateurs, les capacités indiquées, que l'appariement  $C$  et  $C/2$ . Si

# TESTEZ VOS APPAREILS Hi-Fi

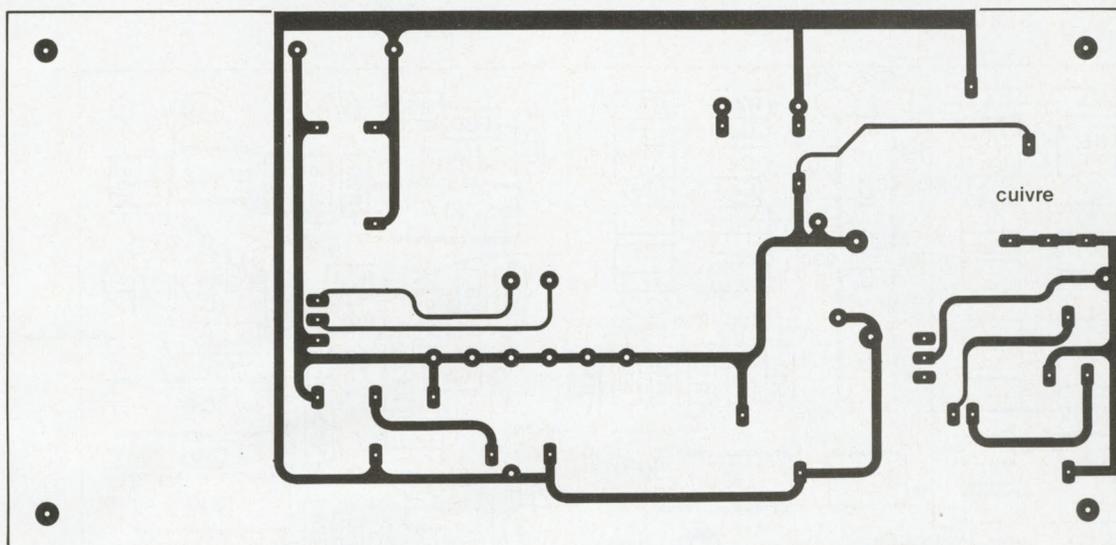


Fig. 19

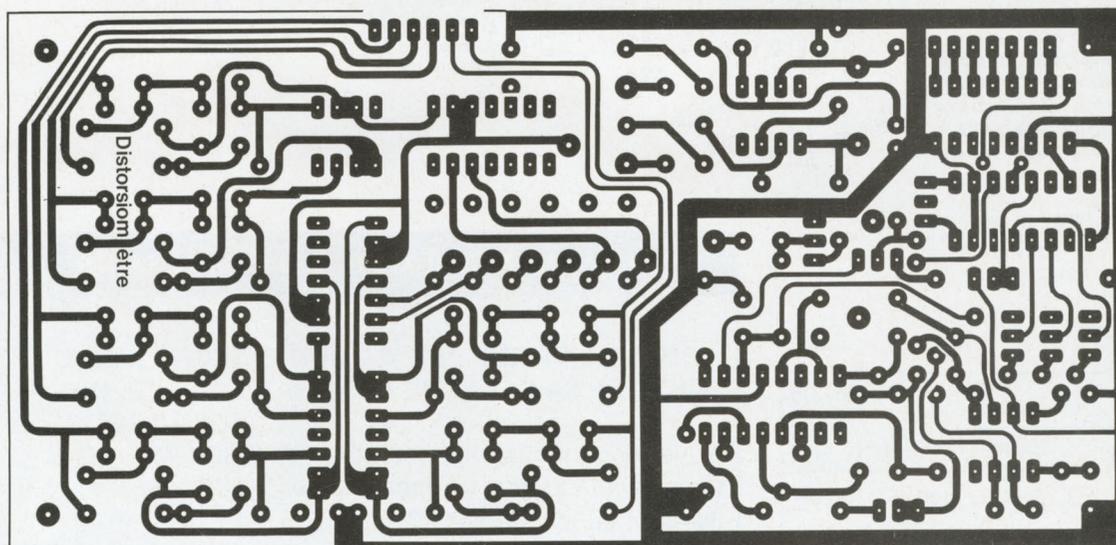


Fig. 20

on l'obtient pour des valeurs légèrement différentes, les fréquences s'écarteront un peu de l'échelonnement choisi, ce qui n'a aucune importance (par exemple, 950 Hz au lieu de 1000 Hz ...).


Chaque porte analogique des circuits CD 4016 IC4 et IC5 reste normalement ouverte, son électrode de commande

étant portée à  $-12$  V par les résistances R13 à R18. Cependant, le commutateur K1b, dont le plot central rejoint le  $+12$  V par la résistance R19 faible vis-à-vis des précédentes, ferme l'une des portes en amenant sa commande au voisinage de  $+12$  V (IC4a, donc le filtre F1, dans la figure 15). La fréquence correspondante se trouve


alors sélectionnée, et son résidu harmonique est dirigé vers le commutateur K2a.

Le signal résiduel, selon son amplitude, donc selon l'ordre de grandeur du taux de distorsion, est transmis directement au voltmètre, ou bien multiplié par 10 (IC6a) ou par 100 (IC6b). Sur la sortie de K2b, on a prévu une prise pour une

# DISTORSIOMETRE HARMONIQUE

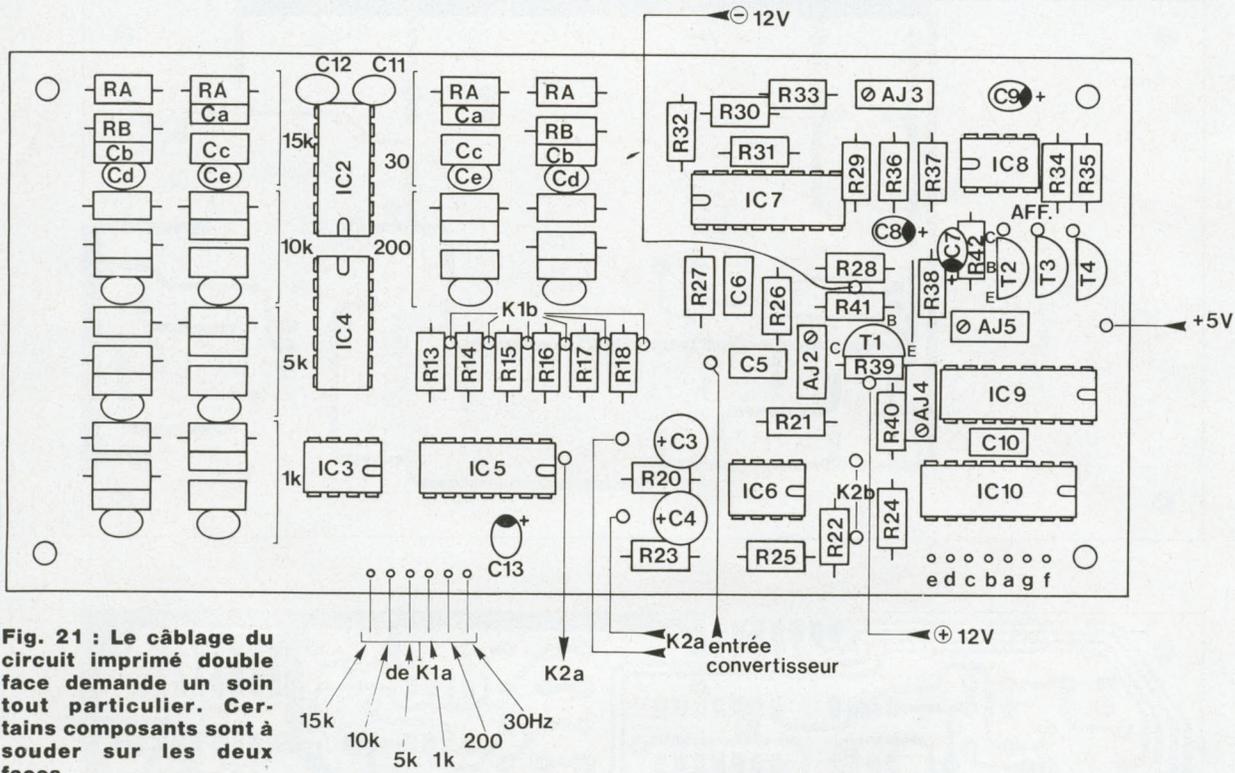

**Fig. 21 :** Le câblage du circuit imprimé double face demande un soin tout particulier. Certains composants sont à souder sur les deux faces.

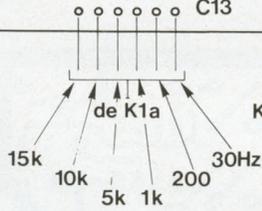

Fréquence	RA	RB	Ca	Cb + Cd Cc + Ce
30 Hz	102 kΩ	51,1 kΩ	100 nF	50 nF
200 Hz	73,2 kΩ	36,5 kΩ	22 nF	11 nF
1 kHz	31,6 kΩ	15,8 kΩ	10 nF	5 nF
5 kHz	28,7 kΩ	14,3 kΩ	2,2 nF	1,1 nF
10 kHz	31,6 kΩ	15,8 kΩ	1 nF	500 pF
15 kHz	21,0 kΩ	10,5 kΩ	1 nF	500 pF

**Tableau :** Valeurs des composants pour les 6 filtres réjecteurs.

Il est indispensable de choisir des condensateurs à faible coefficient de température (NPO).

## NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

### NOMENCLATURE DES COMPOSANTS DE LA CARTE DE FILTRES

Nous ne donnons, dans ce numéro, que les valeurs des composants des filtres et de leurs amplificateurs, correspondant à la figure 15.

#### • Composants des filtres

Voir tableau et lire l'avertissement ...

#### • Résistances 0,25 W à ± 5 %

R13 – R14 – R15 – R16 – R17 – R18 – 15 kΩ  
R20 – 1 kΩ

R21 – 10 kΩ

R22 – 820 Ω

R23 – 1 kΩ

R24 – 100 kΩ

R25 – 820 Ω

#### • Circuits intégrés

IC2 – TL 074

IC3 – LF 353

IC4 – IC5 – CD 4016 (ou 4066)


IC6 – LF 353

#### • Condensateurs électrolytiques

(axiaux, 25 V)

C3 – C4 – 22 μF

# TESTEZ VOS APPAREILS Hi-Fi

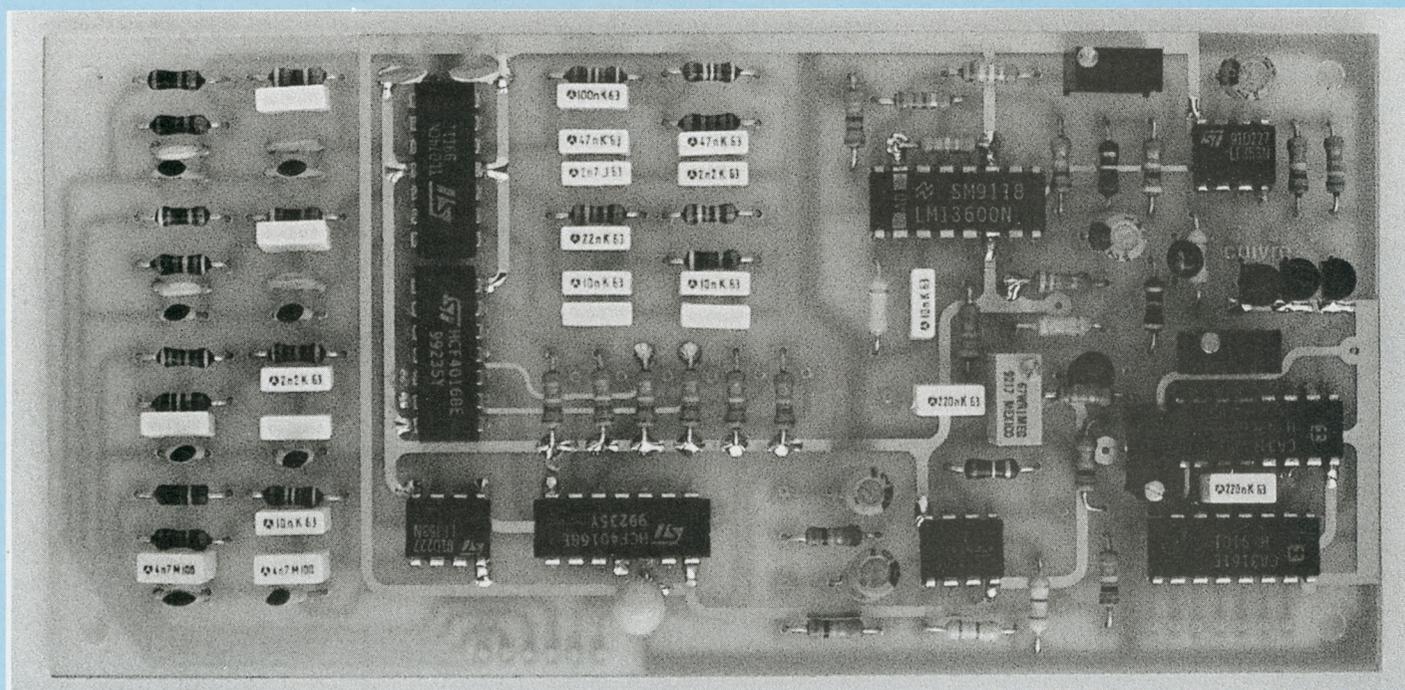

sortie vers un oscilloscope, qui permettra de se faire une idée de la contribution de chaque harmonique.

## CARTE PRINCIPALE DU DISTORSIOMETRE

La suite de l'exposé théorique portera, d'abord, sur l'analyse du convertisseur de tensions efficaces en potentiels continus et sur le voltmètre de sortie. Nous réserverons ensuite quelques pages à l'utilisation de l'appareil, avec des exemples pratiques. Cette abondance de matériau nous oblige à scinder l'article en deux parties. Afin que le lecteur puisse commencer la

construction, nous proposons, dès maintenant, la carte qui rassemble l'essentiel des sections du montage. On n'y installera, dans un premier temps, que les composants qui correspondent à la figure 15 et dont nous fournissons plus loin la nomenclature. Les commutateurs K1 et K2, qui prennent place, avec les afficheurs du voltmètre et les composants de la figure 14, sur une carte de contre- façade, ne sont pas utilisés.

Les figures 19 et 20 fournissent le dessin des deux faces du circuit imprimé ; l'implantation correspondante (figure 21) est dès maintenant indiquée dans sa totalité, bien qu'il faille attendre

pour en garnir la partie droite.

Les fréquences indiquées sur les six entrées (arrivée K1a) permettent de localiser sans ambiguïté, chacun des six filtres : veiller à ne pas en intervertir l'ordre, ce qui, plus tard, poserait des problèmes de commutation.

En soudant les composants RA, RB, Ca, ... Ce, opérer rapidement, afin de limiter l'échauffement qui pourrait en changer la valeur. Sur les circuits intégrés, ne pas oublier, bien sûr, les soudures situées du côté des composants.

à suivre ...

René Rateau

## PETITES ANNONCES GRATUITES

Raison santé, vends cours électronique fondamentale, par correspondance, théorique, pratique, Eurelec, état neuf, valeur 2 600 F, prix demandé : 1 000 F. Tél. 68.47.68.59  
Vencell Roger, 11, Marcelin Berthelot  
11000 Carcassonne

Vends divers circuits intégrés :  
amplis, doubles amplis, passifs.  
Recherche alimentation VG 5000 Philips  
ou ensemble si prix sympa.  
M. Sanchez Johan, 95, rue Malleret-Joinville,  
94400 Vitry-s/Seine  
Vds oscilloscope Tektronic 465B : 2 500 F +  
ampli MOSFET Led n° 41.  
Tél. 78.26.33.89 ap. 19 h.

# POUR LES PASSIONNÉS DE RÉALISATIONS ÉLECTRONIQUES, UNE SÉLECTION DE 17 MONTAGES SIMPLES ET ORIGINAUX

Tous mis au point et testés afin de vous garantir un parfait fonctionnement des modules à la première mise sous tension, que vous soyez électronicien chevronné ou débutant.

17 études comprenant pour chacune d'elles le schéma de principe, le circuit imprimé à l'échelle 1 et son plan de câblage clair et précis.

## 17 montages électroniques

voltmètre - alarmes - amplis - préamplis - correcteur - alimentation - générateurs BF - etc.

17 implantations imprimées à l'envers et regroupées aux dernières pages de ce livre vous permettent de graver les circuits avec une parfaite définition (contact direct lors de l'insolation entre le circuit imprimé et la photocopie).

Diffusion auprès des libraires assurée exclusivement par les Éditions Eyrolles.

### BON DE COMMANDE

Je désire recevoir le livre « 17 montages électroniques simples », au prix de 107 F (95 F + 12 F de port).

Adresser ce bon aux EDITIONS FREQUENCES 1, boulevard Ney, 75018 Paris.

Nom .....  
Prénom .....  
Adresse .....  
Code postal .....

Règlement effectué  
 par CCP  Par chèque bancaire  
 par mandat

128 pages  
PRIX : 95 F



éditions fréquences  
COLLECTION Led LOISIRS

# ALIMENTATIONS, GENERATEURS,

DES GAMMES COMPLETES ...



**elc**




GENERATEURS



ALIMENTATIONS FIXES



ALIMENTATIONS REGLABLES

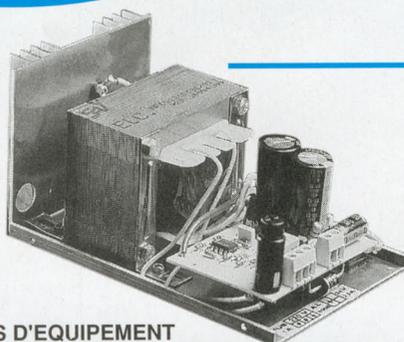


ALIMENTATIONS D'EQUIPEMENT

PRIX TTC

GENERATEURS	ALIMENTATIONS REGL.	ALIMENTATIONS FIXES	ALIMENTATIONS D'EQUIP.	DIVERS
961  1Hz à 200KHz 1650F	AL 901 3 - 15V 4A 490F AL 745AX 1 - 15V 3A 730F AL 812 1 - 30V 2A 790F	AL 891 5V - 5A AL 911 12V 1A AL 892 12,5V 3A AL 893 12,5V 5A AL 894 12,5V 10A AL 895 12,5V 20A	AL 891E 5V 4A AL 911E 12V 1A AL 892E 12V 2,5A AL 893E 12V 4A AL 894E 12V 10A AL 895E 12V 20A	MC 814 mesureur de champ terrestre 4850F FR 346 fréquencesmètre 1Hz à 600MHz 1995F CD.. - LD.. - KF.. - RD.. boîtes à décades de Cond. Inductances et Résistances DM 871 - DV 862 ou 864 DA 863 ou 865 appareils de tableaux numériques à LCD ou à LED S 110 sonde pour oscilloscope S 001S sonde pour générateur
960  0,02Hz à 2MHz 3000F	AL 781N 0 - 30V 5A 1990F AL 823 2 X 0 - 30V 5A ou 0 - 60V 5A 3350F	AL 912 24V 1A AL 896 24V 3A AL 897 24V 6A AL 898 24V 12A etc...	AL 912E 24V 1A AL 896E 24V 2,5A AL 897E 24V 5A AL 898E 24V 10A	
869  0,01 Hz à 11MHz 3500F				
062  1Hz à 1MHz 1450F				

MC 814

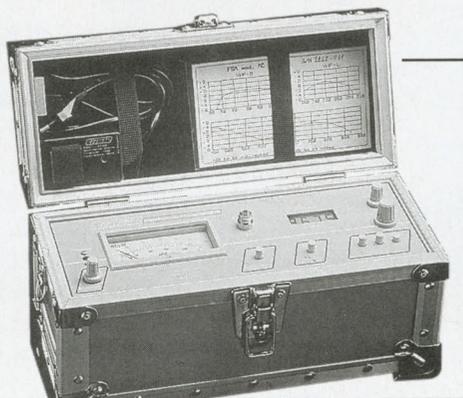

4850F

Je souhaite recevoir la documentation sur:

géné.    alim. règl.    alim. fixes    alim. d'équip.

Autre produit à préciser .....

Nom ..... Prénom .....

Adresse .....

Code postal ..... Ville .....

Ecrire à **elc** " Service 104 " 59 avenue des Romains 74000 ANNECY  
Tél. 50.57.30.46 Fax 50.57.45.19 (Joindre 3 timbres à 2,50F)

(En vente chez votre fournisseur de composants électroniques ou les spécialistes en appareils de mesure)


**elc**

MARQUE FRANÇAISE DE QUALITE

DES GAMMES A VOTRE PORTEE

# PEDALES D'EFFETS

## MODULE M01 : PEDALE OVERDRIVE

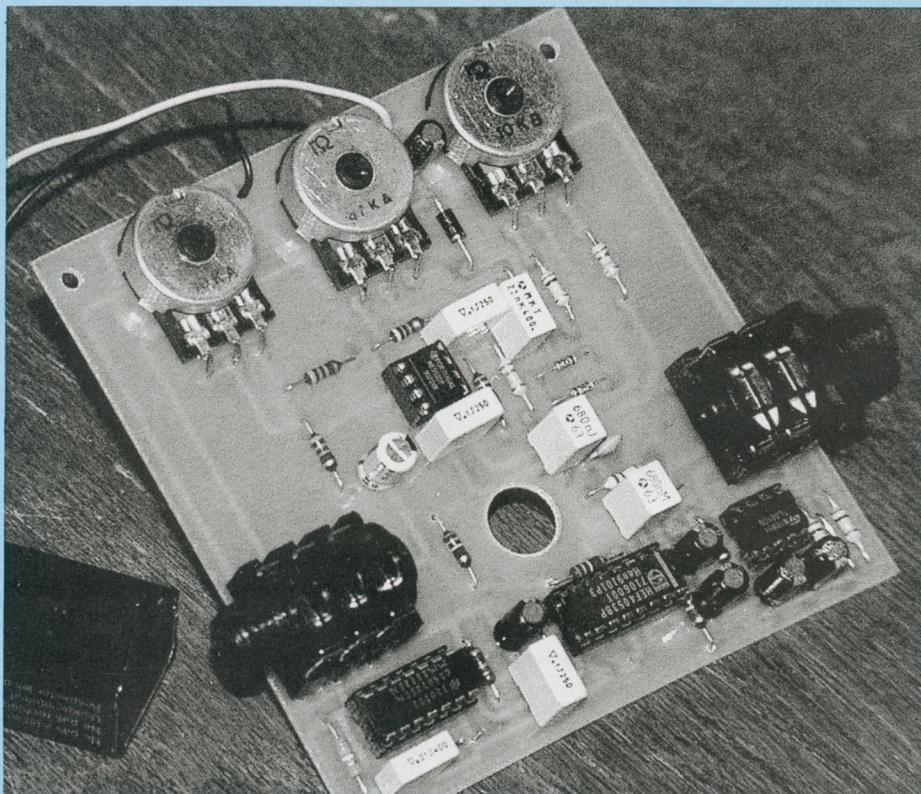

L'OVERDRIVE génère un son qui n'est pas sans rappeler la saturation progressive délivrée par les amplificateurs à lampes. L'effet est donc différent de l'écrêtage qui est obtenu avec les pédales de distorsion classiques, ou encore de la saturation brute et massive des pédales du genre "Heavy-métal". Un réglage de tonalité garantit une saturation homogène à toutes les fréquences et un son riche en harmoniques.

**L**a présentation matérielle du montage est identique aux pédales qui vont suivre : poussoir de commutation de l'effet en bas, potentiomètres en haut, entrée à droite et sortie à gauche. Chaque pédale est donc juxtaposable avec les autres et la com-

patibilité entre les modules est totale. Comme pour les modèles du commerce, c'est le jack d'entrée qui assure la mise en marche du montage et un voyant central indique à l'utilisateur la mise en action de l'effet.

La partie électronique peut se décomposer en deux parties : la section acti-

ve (OVERDRIVE) et la section utilitaire (alimentation et commutation électronique de l'effet).

### LA SECTION UTILITAIRE

Le schéma de la figure 1 représente la partie électronique que l'on retrouvera systématiquement sur chacune des pédales et qui comporte deux parties indépendantes :


- une alimentation 9 V, avec référence de tension de +4,5 V
- un commutateur électronique de l'effet avec circuit anti-rebond et témoin de mise en action.

### L'ALIMENTATION GENERALE

L'alimentation 9 V est fournie par une pile rectangulaire située dans le coffret. La diode D1 assure une protection contre les erreurs de branchement de la pile, bien que les raccords à pression utilisés pour ces piles évitent toute erreur de polarité.

IC3 permet de fournir l'équivalent d'une source symétrique + et -4,5 V aux amplificateurs intégrés. Le TL061 (IC3) est un circuit à faible consommation (0,1 mA maxi !), de façon à préserver la pile d'une décharge prématurée.

C'est le jack d'entrée qui assure la mise en marche du module. Grâce à une astuce utilisée par tous les fabricants de pédales, on peut se contenter d'une embase jack stéréo classique pour la mise en fonction du montage, comme l'indique le croquis de la figure 2. En utilisant un jack mono avec une embase stéréo, le canal non utilisé de l'embase permet de relier le pôle négatif de la pile à la masse du montage lors de la présence de la fiche mâle. Dès qu'on sort la fiche, la pédale n'est plus alimentée et la pile est déconnectée. On peut envisager d'utiliser un bloc d'alimentation secteur externe, commun à plusieurs pédales par exemple.

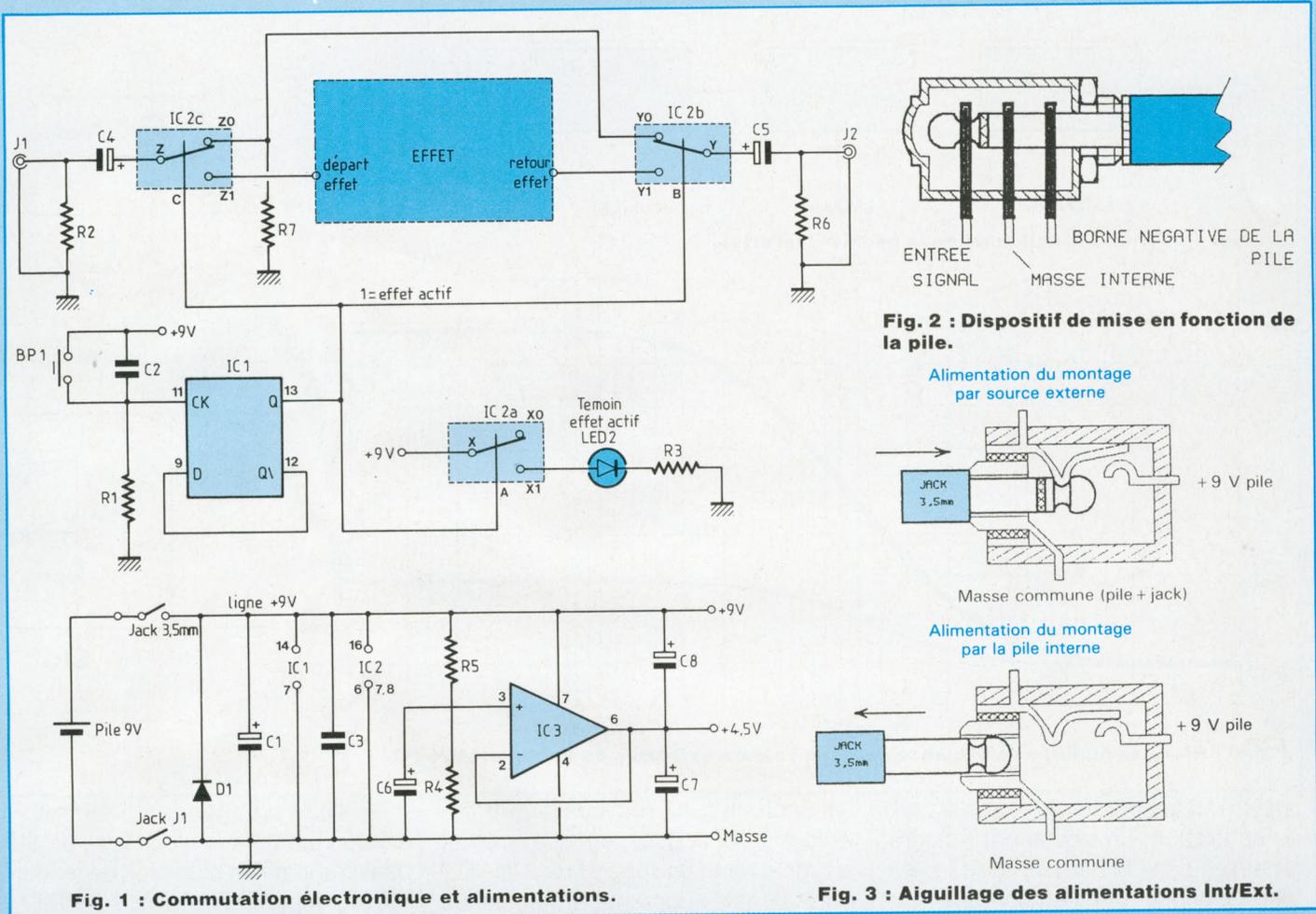

Dans ce cas, on prévoira un jack de 3,5 mm à l'arrière du boîtier, câblé comme indiqué à la figure 3 : l'introduction de la fiche externe doit déconnecter la pile interne.

## LE COMMUTATEUR ELECTRONIQUE

Il fait appel au commutateur analogique CD4053, qui contient trois inverseurs indépendants, IC2a, IC2b et IC2c (figure 1). Le premier assure l'allumage du témoin de fonctionnement de l'effet, les deux derniers permettant l'aiguillage de la source audio directement sur la sortie ou vers le module d'effet. L'isolation des interrupteurs par

condensateur avec le milieu extérieur, ainsi que la polarisation permanente de toutes les lignes à la masse (par 1 M $\Omega$ ) permet de garantir un fonctionnement exempt de bruit de commutation.

L'action manuelle des inverseurs électroniques est assurée par un bouton-poussoir (BP1) associé au réseau anti-rebond [R1–C2]. La présence de C2 garantit la restitution d'une seule impulsion à la bascule IC1, chargée de mémoriser la demande de l'utilisateur. Si la sortie de IC1 est à 1, l'effet est activé et inversement.

La diode électroluminescente D2 étant grande consommatrice de courant (normalement 10–15 mA pour les modèles

courants) on a limité leur consommation à moins de 5 mA par la résistance R3 de 1,2 k $\Omega$ . La résistance interne des interrupteurs ( $R_{on}$ ), de l'ordre de 300  $\Omega$  environ sous 9 V, joue également un rôle dans la limitation du courant. Il est donc vivement conseillé de choisir un modèle à haut rendement pour la diode électroluminescente, lui permettant de briller franchement sous moins de 5 mA.

## LA SECTION ACTIVE DE LA PEDALE OVERDRIVE

L'organisation fonctionnelle du module est indiquée en figure 4 : un premier étage d'amplification, associé à un

# PEDALES POUR INSTRUMENTS

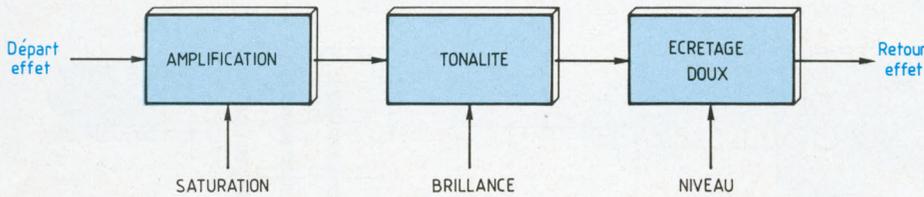


Fig. 4 : Schéma fonctionnel de la pédale Overdrive.

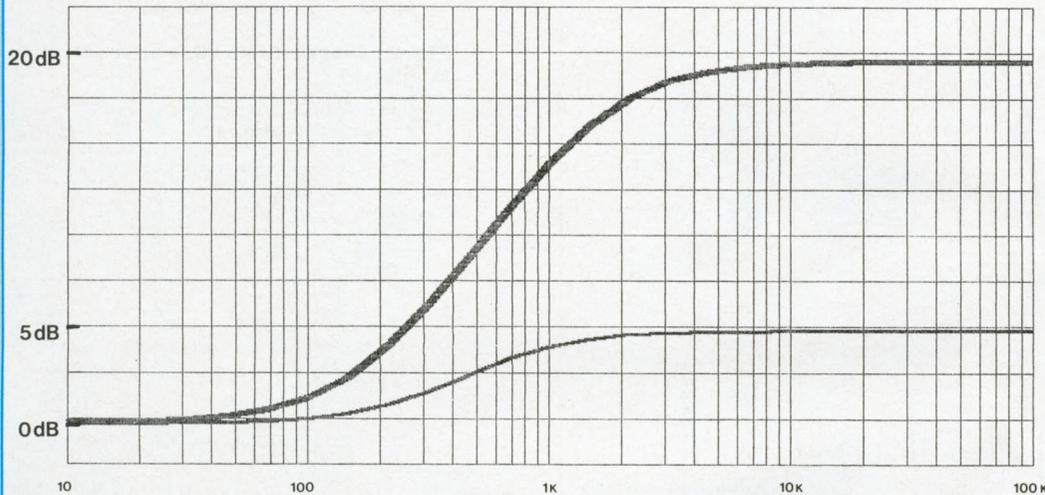


Fig. 6 : Réponse du filtre de brillance pour les valeurs extrêmes du potentiomètre P2.

potentiomètre, permet de doser le taux de saturation. Le signal est ensuite rehaussé dans le haut du spectre, de façon à donner une certaine brillance au son : le gain dans les aigus peut atteindre 20 dB à partir de 10 kHz ! (Il croît progressivement de 100 Hz à 5 kHz). Un potentiomètre permet d'ajuster le gain maximal entre 5 et 20 dB. Le dernier étage est un limiteur à diodes qui procure un écrêtage progressif (mais inéluctable) du son. La présence d'un réglage de niveau est indispensable pour obtenir un parfait équilibre entre le son saturé et le son direct, le guitariste étant fréquemment amené à passer d'un son à l'autre.

## LE SCHEMA

Le schéma structurel de la figure 5 permet facilement d'identifier les différents sous-ensembles du module. C9 évite

les accrochages HF, tandis que P1, associé à R9 et R10, permet d'amplifier le signal dans un rapport de 3 à 11. Il pourrait être augmenté en diminuant R9.

C'est la cellule [R11, R12, P2, C10] qui apporte une accentuation des aigus, C10 déterminant la plage de fréquence concernée (dans notre cas, 2 kHz – 20 kHz). Le diagramme de la figure 6 présente la réponse réelle du filtre pour les deux positions extrêmes de P2. On peut remarquer que son action est significative dès 500 Hz (le gain est presque de 10 dB) et quasiment optimal à partir de 2 kHz (avec un gain de 18 dB !).

Le montage de deux diodes montées tête-bêche dans la contre-réaction de l'écrêteur, produit une saturation douce, en "arrondissant" les crêtes du signal au lieu de les raboter brutalement. R14 évite de placer IC4b en boucle ouver-

te en cas d'absence de signal, les diodes étant alors bloquées : on évite ainsi l'apparition d'un bruit de fond très désagréable. L'utilisation d'un NE5532 pour IC4 garantit un bruit de souffle assez bas en fonctionnement, mais les TL072 ou TL082 conviennent également pour notre application. Cependant, ne vous faites pas trop d'illusions : le gain total du module étant très élevé, il y aura toujours du souffle à niveau élevé.

## REALISATION PRATIQUE

Le tracé du circuit imprimé est présenté à la figure 7. Réalisé en simple face, la plus grosse difficulté consiste à respecter les remplacements des différents composants mécaniques (les jacks notamment, pour permettre une insertion correcte du circuit dans son coffret). Les dimensions du circuit sont

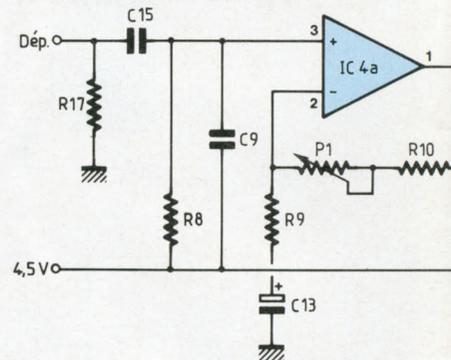
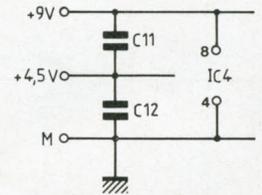


Fig. 5 : Schéma structurel du module.


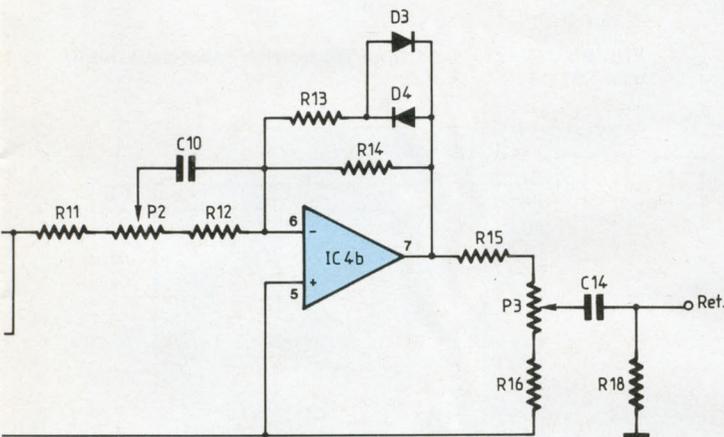


Fig. 8

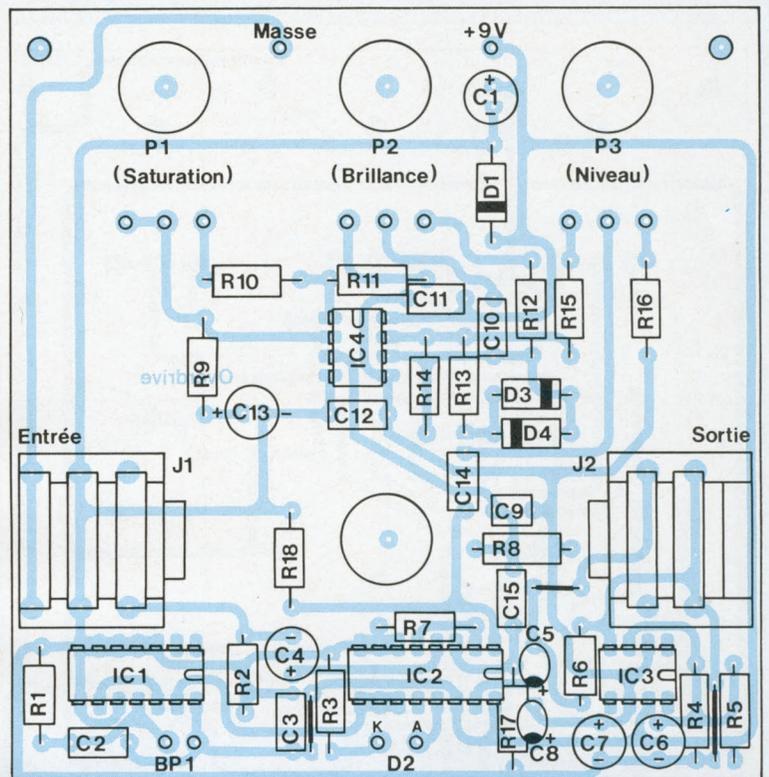

## NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

### • Résistances $\pm 5\%$ - 0,5 W

R1 - 180 k $\Omega$   
 R2 - 1 M $\Omega$   
 R3 - 1,2 k $\Omega$   
 R4 - 100 k $\Omega$   
 R5 - 100 k $\Omega$   
 R6 - 1 M $\Omega$   
 R7 - 1 M $\Omega$   
 R8 - 56 k $\Omega$   
 R9 - 1 k $\Omega$   
 R10 - 2,2 k $\Omega$   
 R11 - 4,7 k $\Omega$   
 R12 - 22 k $\Omega$   
 R13 - 1,8 k $\Omega$   
 R14 - 120 k $\Omega$   
 R15 - 10 k $\Omega$   
 R16 - 1 k $\Omega$

### • Condensateurs

C1 - 10  $\mu$ F  
 C2 - 10 nF  
 C3 - 100 nF  
 C4 - 10  $\mu$ F

C5 - 10  $\mu$ F

C6 - 1  $\mu$ F

C7 - 10  $\mu$ F

C8 - 10  $\mu$ F

C9 - 220 pF

C10 - 22 nF

C11 - 100 nF

C12 - 100 nF

C13 - 100  $\mu$ F

C14 - 680 nF

C15 - 680 nF

R17 - R18 - 100 k $\Omega$

### • Semiconducteurs

IC1 - CD4013

IC2 - CD4053

IC3 - TL061

IC4 - NE5532

D1 - 1N 4001

D2 - LED rouge 6 mm  
(haut rendement)

D3 - 1N 4148

D4 - 1N 4148

### • Potentiomètres

P1 - 10 KA

P2 - 22 KA

P3 - 10 KB

### • Divers

Support : 8 broches x 2

14 broches x 1, 16 broches x 1

J1 - embase jack 6,35 mm isolée,  
stéréo, pour circuit imprimé

J2 - embase jack 6,35 mm isolée,  
mono, pour circuit imprimé

BP1 - Poussoir robuste à contact tra-  
vail (ouvert au repos)

Support à pression pour pile rectan-  
gulaire de 9 V (type 6F22)

Pile alcaline de 9 V (éviter les accu-  
s qui ne font que 7,5 V)

Boîtier RETEX Minibox RM06  
(135 x 105 x 35)

Epoxy simple face de 10 x 10 cm

# PEDALES POUR INSTRUMENTS

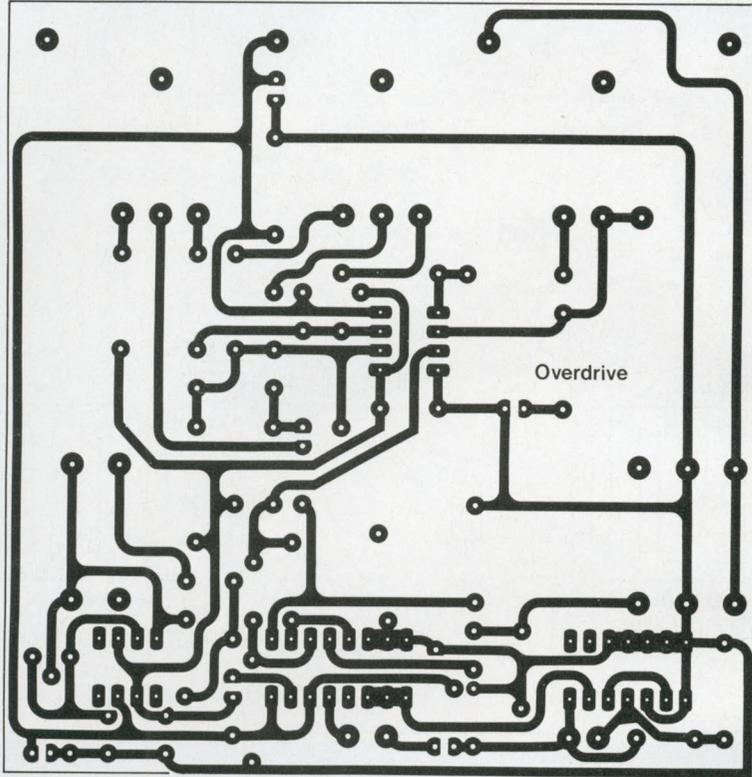


Fig. 7 : Tracé des pistes.

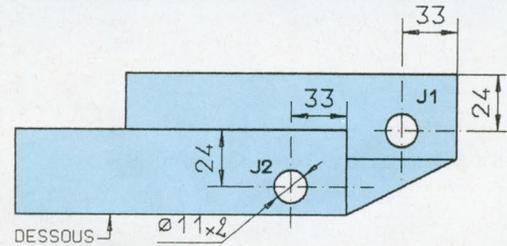


Fig. 9a : Perçage du fond du boîtier réf. Retex Mini-box RM-06.

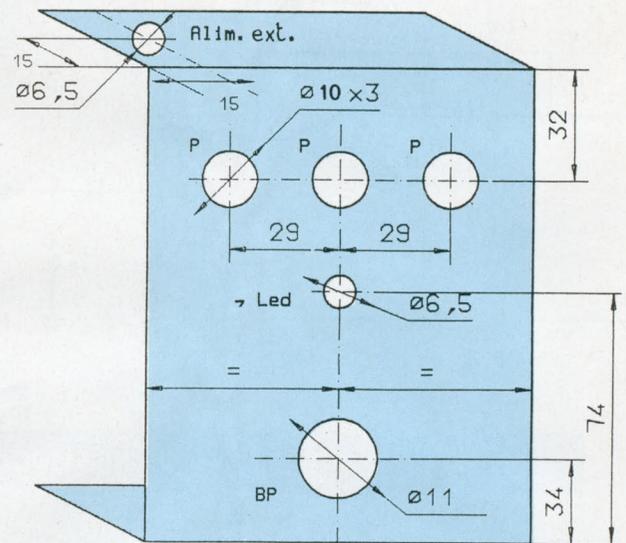


Fig. 9b : Perçage de la face avant.

à respecter scrupuleusement ! Comme le montre le plan d'implantation de la figure 8, le câblage, détesté par les électroniciens et source de nombreuses pannes, a été limité au maximum : tous les éléments, ou presque, prennent place sur le circuit imprimé. Un perçage central de  $\varnothing 11$  a été prévu pour laisser passer le bouton-poussoir (fixé sur le boîtier). P1, P2 et P3 seront également fixés sur le circuit après perçages des trois emplacements de 10 mm de diamètre.

## MISE AU POINT DU MONTAGE

En principe, il ne devrait y en avoir

aucune. Cependant, on n'est pas à l'abri d'une erreur de câblage ou d'un défaut de qualité à la confection du circuit imprimé. C'est pourquoi, il est préférable de tester la carte avant de l'implanter dans son coffret, toute intervention y étant pratiquement impossible ... à moins de dessouder les embases jacks qui en assurent la fixation.

A ce stade, on pourra fixer sur le circuit, le bouton-poussoir central et la Led D2 (attention à la polarité de D2 : le méplat correspond à la cathode "K"). De cette façon, les deux seuls fils restant "en l'air" proviendront du raccord pression de la pile (le cordon rouge correspond au +9 V, le noir, à la

masse). Le bouton-poussoir "BP1" se contentera d'une liaison très courte et rigide, donc suffisamment fiable pour la durée des essais.

On peut alors procéder aux essais dans l'ordre suivant :

- brancher le jack de sortie sur l'amplificateur (volume à zéro)
- connecter la pile (vérifier qu'elle est encore bonne !)
- brancher un cordon jack mono entre l'instrument et l'entrée.

Le montage est alors sous tension : vérifier qu'une action sur BP1 allume puis éteint successivement la Led D2. Sinon, vérifier les alimentations, les soudures, etc ... Dans certains cas (très rares !), on pourrait être amené à dimi-



Fig. 10

nuer R1 pour parvenir à faire commuter une bascule IC1 récalcitrante, bien que sa valeur semble convenir à la plupart des références.

Si tout se passe bien, il ne reste plus qu'à monter le niveau de l'amplificateur et à tester les performances de notre pédale. Un léger ronflement peut se faire entendre, tant que le circuit n'est pas monté dans le boîtier, mais il devra disparaître irrémédiablement dès que le coffret sera câblé, fermé et relié à la masse de l'alimentation.

## MISE EN BOITIER DES PEDALES

Signalons que pour la mise en boîtier

du module, nous avons prévu de placer le côté pistes au-dessus, les composants se retrouvant "tête en bas". De cette façon, l'entrée (J1) sera à droite et la sortie (J2) à gauche du coffret. Cette implantation, incongrue en apparence, permettra d'effectuer facilement les soudures lors du câblage final, puisqu'on aura accès directement au côté pistes.

Le boîtier, référencé "MINIBOX-RM06" est le plus économique de la gamme Retex. Ses dimensions de 135 x 105 x 35 sont idéales pour notre application. Il est en aluminium de 1 mm, donc facile à percer ou usiner et assurant un blindage de bonne qualité.

Le plan de perçage est indiqué en figure 9 : les emplacements des jacks et de BP1 doivent être percés avec précision, en respectant scrupuleusement les cotations indiquées. Ensuite, il faut procéder dans l'ordre indiqué ci-dessous pour le montage de tous les éléments :

1) Fixer le bouton-poussoir et la Led témoin dans son support sur la face avant. Plier les pattes de la Led à 90° et les couper à 1 cm de longueur. On les câblera plus tard.

2) Fixer, si vous prévoyez une alimentation externe, le jack 3,5 mm à l'arrière du coffret.

3) Dessouder les embases jacks du circuit imprimé (on suppose que vous avez testé votre montage avant de le mettre en coffret) et les fixer sur les côtés du boîtier (jack stéréo à droite, jack mono à gauche de la face avant). Ce sont ces embases qui assureront la fixation du circuit imprimé.

4) Fixer (si ce n'est déjà fait) les potentiomètres sur le circuit imprimé, avec les axes **côté pistes**. Les liaisons entre les broches des potentiomètres et le circuit seront assurées avec des pattes de composants.

5) Positionner le circuit imprimé dans le coffret, côté pistes en haut et placer les embases dans leur logement. Souder les embases jacks sur le module. Pour améliorer la rigidité mécanique de l'ensemble, deux trous de fixation ont été prévus sur le circuit imprimé. Ils ne sont indispensables que si on envisage une utilisation intensive de la pédale : pour en profiter, c'est l'instant ou jamais de percer le fond de deux trous de Ø 3 mm et de rajouter deux entretoises de longueur adéquate.

6) Souder sur le circuit imprimé les deux câbles de liaison de la Led (côté pistes) et du bouton-poussoir (côté composants, le câble du bouton-poussoir devant ressortir par le logement central destiné au poussoir). On pren-

## PEDALES POUR INSTRUMENTS

dra deux longueurs de 10 à 12 cm environ. Veiller à respecter la polarité (A/K) de la diode. Souder le raccord pression de la pile, positionner la pile et relier la masse du montage au boîtier (par une cosse sur le poussoir, le jack d'alimentation externe, ou sur l'une des vis de fixation du circuit imprimé : c'est indispensable pour supprimer tout risque de ronflement).

7) Souder ces deux câbles sur la face avant. Il ne reste plus qu'à assembler les deux parties du boîtier, les axes des potentiomètres devant passer librement dans leur logement. On peut alors les couper à 1 cm de la surface et y monter des boutons de 18 à 20 cm de diamètre au maximum.

### FACE-AVANT SERIGRAPHIEE

Le dessin de la face-avant de notre prototype, présenté en figure 10, peut être directement reproduit à partir d'un procédé photographique. Vous pourrez également vous procurer la face-avant par l'intermédiaire de votre revue, sur un support en papier glacé de qualité photographique. Il suffira alors de la fixer à l'aide d'une colle de contact (néoprène), puis de la protéger avec un film transparent adhésif disponible dans toutes les grandes surfaces. Eviter les colles liquides qui font déformer le papier.

### CONCLUSION

A vous de jouer ! Cette réalisation est



probablement à la fois l'une des plus simples à réaliser et la plus demandée par les guitaristes. En ce qui concerne le son de notre OVERDRIVE, nous sommes prêts à recevoir vos impressions, toute suggestion d'amélioration

étant évidemment bienvenue : nous en ferons profiter les autres lecteurs.

**Le mois prochain :**  
**Une pédale TREMOLO**

**B. Dalstein**


### LE SAVIEZ-VOUS ?

Votre revue LED vous propose un service circuits imprimés depuis le n° 45. Tous les circuits proposés depuis ce numéro sont toujours disponibles, au même tarif.

Ce service vous permet d'obtenir tous les circuits imprimés gravés, percés ou non, à des prix intéressants. Vous êtes abonnés ? Vous bénéficiez en plus d'une remise constante de 25 % sur le prix de nos C.I.

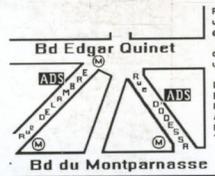Voir bon de commande au centre de ce numéro.





**Métro Montparnasse, Edgar Quinet ou Vavin**  
**Ouvert du mardi au samedi**  
 de 10h à 13h et de 14h à 19h

**Service expédition rapide**  
**COLISSIMO** : Règlement à la commande : Forfait port 35 FRs  
**COLISSIMO** : Contre remboursement : Forfait 65 FRs

Prix et caractéristiques donnés à titre indicatif pouvant être modifiés sans préavis  
 Administrations et Sociétés acceptées, veuillez vous renseigner pour les modalités.

**RECLAMEZ VOTRE PIN'S A.D.S A PARTIR DE 200 Frs D'ACHAT**  
**RECLAMEZ VOTRE TEE-SHIRT A.D.S A PARTIR DE 1500 Frs D'ACHAT**

**LES KITS - DIAMANT-**

TV 01	AMPLIFICATEUR TELEPHONIQUE	100,00
TV 02	TELEPH. CONTIN. 2 VOIES	120,00
WKS 26	SIRENE SANS FIL (JOKIT)	230,00
W 31	AMPLI. MONO 50 W	120,00
W 32	AMPLI. MONO 50 W	120,00
W 33	AMPLI. MONO 50 W	120,00
W 34	AMPLI. MONO 50 W	120,00
W 35	AMPLI. MONO 50 W	120,00
W 36	AMPLI. MONO 50 W	120,00
W 37	AMPLI. MONO 50 W	120,00
W 38	AMPLI. MONO 50 W	120,00
W 39	AMPLI. MONO 50 W	120,00
W 40	AMPLI. MONO 50 W	120,00
W 41	AMPLI. MONO 50 W	120,00
W 42	AMPLI. MONO 50 W	120,00
W 43	AMPLI. MONO 50 W	120,00
W 44	AMPLI. MONO 50 W	120,00
W 45	AMPLI. MONO 50 W	120,00
W 46	AMPLI. MONO 50 W	120,00
W 47	AMPLI. MONO 50 W	120,00
W 48	AMPLI. MONO 50 W	120,00
W 49	AMPLI. MONO 50 W	120,00
W 50	AMPLI. MONO 50 W	120,00

**DISPONIBLE**

**KITS - OK KITS-MODULES - CEBEK-**

**QUARTZ**

**3.2768 MHZ OU 4.000 MHZ**

**35 FRs LES 10**

**LES KITS ET MODULES KEMO**

0001	AVERTISSEUR SONNIE PHARE	73,50
0002	CONVERTISSEUR TENSION 12V/6V	73,50
0003	AMPLI. MONO 50 W	120,00
0004	SONNIE TELEPHONE	120,00
0005	AMPLI. MONO 50 W	120,00
0006	AMPLI. MONO 50 W	120,00
0007	AMPLI. MONO 50 W	120,00
0008	AMPLI. MONO 50 W	120,00
0009	AMPLI. MONO 50 W	120,00
0010	AMPLI. MONO 50 W	120,00
0011	AMPLI. MONO 50 W	120,00
0012	AMPLI. MONO 50 W	120,00
0013	AMPLI. MONO 50 W	120,00
0014	AMPLI. MONO 50 W	120,00
0015	AMPLI. MONO 50 W	120,00
0016	AMPLI. MONO 50 W	120,00
0017	AMPLI. MONO 50 W	120,00
0018	AMPLI. MONO 50 W	120,00
0019	AMPLI. MONO 50 W	120,00
0020	AMPLI. MONO 50 W	120,00

**LES KITS -KIT PLUS-**

PL 01	MODULATEUR DE LUMIERE 1V	50,00
PL 02	METRONOME ELECTRONIQUE	50,00
PL 03	MODULATEUR DE LUMIERE 3V	50,00
PL 04	MODULATEUR DE LUMIERE 3V	50,00
PL 05	MODULATEUR DE LUMIERE 3V	50,00
PL 06	MODULATEUR DE LUMIERE 3V	50,00
PL 07	MODULATEUR DE LUMIERE 3V	50,00
PL 08	MODULATEUR DE LUMIERE 3V	50,00
PL 09	MODULATEUR DE LUMIERE 3V	50,00
PL 10	MODULATEUR DE LUMIERE 3V	50,00
PL 11	MODULATEUR DE LUMIERE 3V	50,00
PL 12	MODULATEUR DE LUMIERE 3V	50,00
PL 13	MODULATEUR DE LUMIERE 3V	50,00
PL 14	MODULATEUR DE LUMIERE 3V	50,00
PL 15	MODULATEUR DE LUMIERE 3V	50,00
PL 16	MODULATEUR DE LUMIERE 3V	50,00
PL 17	MODULATEUR DE LUMIERE 3V	50,00
PL 18	MODULATEUR DE LUMIERE 3V	50,00
PL 19	MODULATEUR DE LUMIERE 3V	50,00
PL 20	MODULATEUR DE LUMIERE 3V	50,00

**SDA 2201**

**PREDIVISEUR**

**PAR 64 LT GIGA**

**ENTREE 10 MV SORTIE > 0,5V**

**10 FRs**

**TDA 4050**

**PREAMPLI INFRAROUGE**

**12 Frs**

**EMETTEUR + RECEPTEUR**

**ULTRASON 40 KHZ**

**LA PAIRE 50 FRs**

**CIRCUIT MODEM**

**TCM 3105**

**100Fr**

**68000 P8 50 FRs**

**68705 P3S 54 FRs**

**CODEUR + DECODEUR**

**D.T.M.F**

**MK 5089 + SSI 202P**

**NOUVELLE PROMO**

**LA PAIRE 79 FRs**

**Lignes à Retard**

**DL470 ns**

**L'unité. . . . . 9 Frs**

**les 20 Pièces. . . . . 170 Frs**

**DL390 ns**

**L'unité. . . . . 30 Frs**

**les 10 Pièces. . . . . 250 Frs**

**DL330 ns**

**L'unité. . . . . 30 Frs**

**les 10 Pièces. . . . . 250 Frs**

**CARTE MEMOIRE**

**POUR AT286**

**Equipee de**

**2 MEGA de RAMS**

**PROMO**

**1450FRs**

**MODULES CABLES**

M 006	MODULATEUR 3 VOIES	59,80
M 007	RECEPTEUR 3 VOIES	59,80
M 008	RECEPTEUR 3 VOIES	59,80
M 009	RECEPTEUR 3 VOIES	59,80
M 010	RECEPTEUR 3 VOIES	59,80
M 011	RECEPTEUR 3 VOIES	59,80
M 012	RECEPTEUR 3 VOIES	59,80
M 013	RECEPTEUR 3 VOIES	59,80
M 014	RECEPTEUR 3 VOIES	59,80
M 015	RECEPTEUR 3 VOIES	59,80
M 016	RECEPTEUR 3 VOIES	59,80
M 017	RECEPTEUR 3 VOIES	59,80
M 018	RECEPTEUR 3 VOIES	59,80
M 019	RECEPTEUR 3 VOIES	59,80
M 020	RECEPTEUR 3 VOIES	59,80
M 021	RECEPTEUR 3 VOIES	59,80
M 022	RECEPTEUR 3 VOIES	59,80
M 023	RECEPTEUR 3 VOIES	59,80
M 024	RECEPTEUR 3 VOIES	59,80
M 025	RECEPTEUR 3 VOIES	59,80
M 026	RECEPTEUR 3 VOIES	59,80
M 027	RECEPTEUR 3 VOIES	59,80
M 028	RECEPTEUR 3 VOIES	59,80
M 029	RECEPTEUR 3 VOIES	59,80
M 030	RECEPTEUR 3 VOIES	59,80

**CATALOGUE KEMO 22FrS PORT GRATUIT**

**LES KITS -KIT CHOC-**

CH 01	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
CH 02	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
CH 03	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
CH 04	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
CH 05	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
CH 06	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
CH 07	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
CH 08	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
CH 09	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
CH 10	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
CH 11	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
CH 12	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
CH 13	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
CH 14	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
CH 15	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
CH 16	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
CH 17	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
CH 18	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
CH 19	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
CH 20	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00

**LES KITS-SALESKIT-**

SK 7	CENTRALE D'ALARME	128,00
SK 8	CARILLON TOIS	198,20
SK 9	TEMPORISATEUR BALAISSEUR	81,30
SK 10	RECEPTEUR VHF	178,10
SK 11	MARCHEUR THERMIQUE A RELAIS	37,60
SK 12	PREAMPLI MICRO - COMPRESS	86,40
SK 13	GENERATEUR DE NOTES MORSE	175,50
SK 14	RECEPTEUR TELECOM SECTEUR	132,10
SK 15	EMETTEUR DE TELECOM A B	177,50
SK 16	METRONOME ELECTRONIQUE	278,20
SK 17	INTERPHONE B (BOTIER)	149,50
SK 18	TEMPO EMETTEUR FM (BOTIER)	111,80
SK 19	ALIM ALB + FICH 15-22V 10A	1092,00
SK 20	REGUL DE LUMIERE	89,70
SK 21	EMETT INTERPHONE (BOTIER)	149,50
SK 22	RECEPTEUR INFRAROUGE	185,30
SK 23	RECEPTEUR BISTABLE POUR SK31	287,30
SK 24	LUMIERE DE TELECOM SECTEUR	132,10
SK 25	EMETTEUR ULTRASON	100,00
SK 26	AMPLI ENREG. TELEPHONE + B	167,70
SK 27	EMETTEUR VHF PRE REGLE	459,60
SK 28	DEUXIEME SECTION TELEPHONE	520,60
SK 29	CLIGNOTANT 220V	100,00
SK 30	REDUCTEUR TENSION 12 6-9V + B	42,90
SK 31	EMETTEUR TELECOM SECTEUR	132,10
SK 32	RECEPTEUR TELECOM SECTEUR	109,80
SK 33	GRADATEUR A TELECOMMANDE	283,40
SK 34	RECEPTEUR TELECOM SECTEUR	132,10
SK 35	TEMPORISATEUR MINUTEUR	105,50
SK 36	RADAR DE PRESENCE (BOTIER)	279,50
SK 37	SURVEILLANCE TELEPHONE	279,50
SK 38	NUMEROTEUR TELEPH. ALARME	520,60
SK 39	CHARGEUR UNIVERSEL N.C.D.	160,50
SK 40	CHARGER ELECTRONIQUE CODE	692,30
SK 41	MULTIMETRE ELECTRONIQUE	1316,90
SK 42	RECEPTEUR VHF A QUARTZ	531,10
SK 43	EMETTEUR TELECOM SECTEUR	132,10
SK 44	RECEPTEUR TELECOM SECTEUR	109,80
SK 45	TRACER DE SIGNAL	214,50
SK 46	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
SK 47	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
SK 48	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
SK 49	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
SK 50	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
SK 51	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
SK 52	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
SK 53	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
SK 54	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
SK 55	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
SK 56	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
SK 57	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
SK 58	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
SK 59	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00
SK 60	ALARME AUTO DETECT COURANT	140,00

**LES KITS-VELLEMANN-**

**COMPAREZ LES PRIX AVANT !!**

K 610	VU METRE A LED	135,00
K 611	GRADATEUR	72,00
K 612	GRADATEUR DEPARASITE	58,00
K 613	GRADATEUR DEPARASITE	713,00
K 614	EMETTEUR FM	57,00
K 615	RECEPTEUR THERMO	780,00
K 616	PREAMPLI MONO	49,00
K 617	RECEPTEUR THERMO	148,00
K 618	ALIMENTATION 1 A REGLABLE	65,00
K 619	ALIM POUR ALARME	269,00
K 620	EMETTEUR I.R.	174,00
K 621	RECEPTEUR I.R.	148,00
K 622	CENTRALE INFRAROUGE	265,00
K 623	RECEPTEUR I.R.	148,00
K 624	RECEPTEUR I.R.	284,00
K 625	RECEPTEUR I.R.	148,00
K 626	RECEPTEUR I.R.	272,00
K 627	CARILLON 3 TONS	110,00
K 628	AMPLI STEREO	83,00
K 629	PREAMPLI STEREO RIAA	86,00
K 630	CONTEUR ELECTRONIQUE	148,00
K 631	TIMER UNIVERSEL	89,00
K 632	RECEPTEUR I.R.	148,00
K 633	MODUL DE LUMIERE 3 VOIES	300,00
K 634	ORDINATEUR LUMINEUX	291,00
K 635	AMPLI MONO	135,00
K 636	TIMER SECTEUR	135,00
K 637	POSTE DE SONDAGE	123,50
K 638	GRADATEUR 2A	86,00
K 639	RECEPTEUR I.R.	110,00
K 640	CHEMILLARD MODUL A LED	259,00
K 641	RECEPTEUR I.R.	148,00
K 642	RECEPTEUR I.R.	148,00
K 643	RECEPTEUR I.R.	148,00
K 644	RECEPTEUR I.R.	148,00
K 645	RECEPTEUR I.R.	148,00
K 646	RECEPTEUR I.R.	148,00
K 647	RECEPTEUR I.R.	148,00
K 648	RECEPTEUR I.R.	148,00
K 649	RECEPTEUR I.R.	148,00
K 650	RECEPTEUR I.R.	148,00

**PROGRAMMATEUR D'EPROM**

**AVEC LIAISON RS 232**

TENSION DE PROGRAMMATION ET LARGEUR D'IMPRESSION ALI STABLE  
 LOGICIEL - LIVRE AVEC  
 DISQUETTE EN MS DOS.  
 POSSIBILITE D'ADAPTER LE LOGICIEL SUR N'IMPORTE QUEL ORDINATEUR QUI POSSEDE UNE SORTIE RS 232. IL PROGRAMMABLE AUSSI LES EPROMS.

**MODELE 1**

DE LA 2716 A LA 27512

Transmission à 1200 Bauds

tarif promo. **1050FRs**

**MODELE 2 PROFESSIONNEL**

DE LA 2716 A LA 27C4001

Transmission de 75 à 9600/19200 b

**1750FRs**

CABLE RS232 55 Frs  
 CABLE ALIMENTATION 38 Frs

**1) SUPERBE CARTE VIDEO**

**ACCELERATRICE WINDOWS**

**24 BITS GENOVA multimedia 16 MILLIONS**

DE COULEURS. Livrée avec les principaux drivers Windows, Autohedge, Gem 3D Studio pour la plupart des logiciels.

VGA 8500 AT BUS. . . . . **2400 Frs**

VGA 8500 BUS VESA. . . . . **2560 Frs**

**2) ENSEMBLE CARTE MERE**

**GENOVA 486-50 2 X LOCAL BUS+ carte VIDEO YGA multimedia 24 BITS**

**16 MILLIONS DE COULEURS BUS VESA**

ACCELERATRICE ADAPTEE

256 K de CACHE 32 MEGA de RAMS POSSIBLE

L'ENSEMBLE LIVRE SANS CPU. **5600 Frs**

**3) INTERFACE VGA / TV D'INCRUSTATION**

**ET AFFICHAGE VGA SUR TV EN NTSC/PAL**

Avec sortie NTSC/PAL et SVHS. **3200 Frs**

Avec en plus sortie en RVB pour incrustation

**7600 Frs**

**PROFITEZ !!! LA BARETTE DE 13 PIECES DE 68705P3S**

**PRIX SUPER PROMO 650 FRs**

**EXCEPTIONNEL RAM STATIQUE CMS**

Composant Miniature de Surface

**43256-12 ou 15 32k x 8 LES 3 PIECES**

**100 FRs**

**CONDENSATEURS CHIMIQUE**

**2,2 MF 25V ou 63V RADIAL LES 20 PIECES.....16 FRs**

**4,7 MF 25V ou 63V RADIAL LES 20 PIECES.....16 FRs**

**100 MICRO 25V RADIAL LES 20 PIECES.....18 FRs**

Attention!!! à ce prix, livraison dans la mesure du stock disponible téléphoner pour réserver