



elektor

electronics worldwide

GRATUIT!



**pour mieux voir
les CMS**

**Télécommande par
téléphone portable**



**Vélo électrique
fait maison**



**Avertisseur
de radar
... roulez futé !**



**Commande de
volume motorisée**

L 19624 - 365 - F: 6,15 €





Applications Internet / Ethernet

- 1 Ajoutez en 3 mn une connexion Internet à votre application ! Convertisseur RS232 <-> TCP/IP
EZL-200L **68 €** Dont 0,01 € d'éco-participation inclus
- 2 Version carte "OEM" seule **EZL-50L** **26 €**
- 3 Pilotez 8 entrées optocouplées + 8 sorties relais + port RS232 via Internet/Ethernet. Supporte les modes Web server (HTTP) et Modbus/TCP
CIE-H10 **179 €** Dont 0,05 € d'éco-participation inclus
- 4 Serveur Web sur base PIC **PICMWEB** **49 €**



- 5 Platine RISC 32 Bits avec Linux + serveur Web + serveur TELNET™ + FTP + compilateur C GNU dispo en téléchargement. **FOXIX832** **168 €**
- 6 Boîtier ARM9™, 2 ports Ethernet, 2 USB, 2 RS232/RS485, 1 slot carte CF™ (non livrée), 8 broches E/S, Port I2C™, Port console, Linux + chaîne de développement livrés
VS6801 **249 €** Dont 0,05 € d'éco-participation inclus

Acquisition / Mesure / Débug

- 1 Interface USB avec 16 ports configurables en entrées ou sorties ou conversion "A/N" 12 bits + 4 ports entrées/sorties + 2 sorties analogiques - Livrée avec de très nombreux drivers et DLL.
U3-LV **119 €** Dont 0,03 € d'éco-participation inclus
- 2 Analyseur USB non intrusif Full / Low Speed. Idéal pour debug, mise au point de drivers, optimisation des équipements USB.
TP320221 **419 €** Dont 0,01 € d'éco-participation inclus



- 3 Interface USB <-> I2C™ / SPI™ - Livré avec drivers et DLL - Gestion bus maître ou esclave.
TP240141 **275 €** Dont 0,01 € d'éco-participation inclus
- 4 Analyseur I2C™ / SPI™ non intrusif - Monitoring max. I2C™ @ 4 MHz - SPI™ @24 MHz.
TP320121 **310 €** Dont 0,01 € d'éco-participation inclus

Oscilloscopes numériques

- 1 Sonde oscilloscope USB 1 voie (1 G Ech/sec, 10 bits mode répétitif) + mode datalogger + mode mini-analyseur de spectre (FFT) + mode voltmètre + mode concepteur de fréquence !
PS40M10 **290 €** Dont 0,03 € d'éco-participation inclus
- 2 Oscilloscope 2 voies (20 M Ech/sec, 12 bits mode répétitif) - Mêmes modes que ci-dessus + sortie supplémentaire mini générateur de fonction.
DS1M12 **419 €** Dont 0,03 € d'éco-participation inclus
- 3 Oscilloscope portable 2 x 20 MHz à écran couleur + mode multimètre. Livré en malette avec chargeur, sondes et cordons de mesure. Sortie USB pour exportation des mesures sur PC.
HDS1022M ... **695 €** Dont 0,05 € d'éco-participation inclus
- Même modèle en version 2 x 60 MHz.
HDS2062M ... **870 €** Dont 0,05 € d'éco-participation inclus



- 4 Oscilloscope 2 x 25 MHz à écran couleur avec sortie USB pour exportation mesures sur PC.
EDU5022 ... **437 €** Dont 0,15 € d'éco-participation inclus
- Idem avec mode analyseur logique 16 voies**
MSO5022 ... **652 €** Dont 0,15 € d'éco-participation inclus

Programmateurs de composants

- 1 ZIF 32 broches pour EPROM, EEPROM, FLASH EPROM, NVRAM, EEPROM série - Raccordement LTP - Supporte 8788 composants
60-0039 **199 €** Dont 0,03 € d'éco-participation inclus
- 2 ZIF 40 broches + mode ISP pour mémoires, microcontrôleurs, PLD... - Raccordement USB - Supporte 19457 composants - Garantie 3 ans
60-0038 **509 €** Dont 0,03 € d'éco-participation inclus
- 3 ZIF 48 broches + mode ISP pour mémoires, microcontrôleurs, PLD... - Raccord. USB / LTP - Supporte 37723 composants - Garantie 3 ans
60-0044 **1027 €** Dont 0,15 € d'éco-participation inclus



- 4 Modèle 4 supports ZIF 48 broches indépendants + mode ISP pour mémoires, microcontrôleurs, PLD... - Raccordement USB - Supporte 37562 composants - Garantie 3 ans
60-0049 **3217 €** Dont 0,25 € d'éco-participation inclus
- 5 Modèle ISP pour PIC - Raccordement USB
PICFICD **96 €** Dont 0,01 € d'éco-participation inclus

Logiciel de C.A.O

- 1 **Splan** Logiciel de saisie de schémas **42,22 €**
- 2 **Loch Master** Aide au prototypage **43,00 €**
- 3 **Sprint layout** Logiciel de réalisation de circuits imprimés **47,72 €**
- 4 **ProfiLab-Expert** Générateur d'application simulateur graphique **121,99 €**



- 5 **Front Designer** Logiciel de conception de face avant pour boîtier **47 €**

Module vidéo intelligent "CMUcam3"

Développée par l'université de Carnegie Mellon et fabriquée sous licence par Lextronic, la **CMUcam3** est une plate forme de développement vidéo conçue autour d'un processeur ARM™ et d'un module caméra couleur. Entièrement programmable en langage "C" via une suite logiciel GNU, elle pourra être exploitée soit comme un capteur vidéo intelligent prêt à l'emploi (interfacable via une liaison série avec n'importe quel microcontrôleur), soit comme une base d'étude qui vous permettra de concevoir vos propres algorithmes de traitements et d'analyses vidéos grâce à une bibliothèque d'exemples et de librairies. Les différents firmwares et descriptions d'applications permettent de pouvoir effectuer un suivi en temps réel d'un objet coloré, de récupérer l'image vue par la caméra via la liaison série, d'obtenir un histogramme et des statistiques sur l'image captée, d'enregistrer des images sur une carte SD™ optionnelle en cas de détection de mouvement, de consulter des exemples de reconnaissances expérimentales de visages et d'environnement pour le déplacement de robots mobiles... La "CMUcam3" peut également piloter directement 4 servomoteurs (non livrés) **150 €**



Afficheurs OLED / LCD "intelligents"

Ces afficheurs graphiques couleur OLED ou LCD (résolution de 96 x 64 à 240 x 320 pixels) peuvent être pilotés par tout microcontrôleur via une liaison série en permettant de sélectionner la couleur du fond, de redéfinir des caractères, de dessiner des icônes, des cercles, des lignes, des ellipses, des triangles, des rectangles, de modifier la fonte des caractères... Certains modèles disposent d'un connecteur capable de recevoir une carte micro SD™ (non livrée) afin de pouvoir stocker des images pour les rappeler à l'écran via votre microcontrôleur ou en mode automatique (sans microcontrôleur externe). A partir de **68 €** pièce.



Spécial radiofréquence

- Modem radio **ZigBee™** permettant une liaison série entre 2 micro-contrôleurs (2 modules sont nécessaires) - Dim.: 24 x 10,5 mm - Alim.: 3,3 V **22,13 €**
- F2M03GLA** Module **Bluetooth™** permettant une liaison série transparente avec périphérique Bluetooth™ au protocole SPP - Dim.: 28,5x 15,2 mm - Alim.: 3,3 V **32,72 €**
- TDL2A** Modem radio **synthétisé 5 canaux bande 433 MHz** permettant une liaison série transparente entre 2 microcontrôleurs (2 modules nécessaires) **40,66 €**
- SET150** Ensemble de 2 **télécommandes** porte-clef 433,92 MHz type monocanal à code anti-scanner + 1 **récepteur** à sortie relais (mode M/A ou temporisé) - Portée: 30 m **49,00 €**
- T2M** Module **GSM/GPRS** Quad Band - Compatible protocole voix, fax, SMS - Pilotage très simple via commandes AT séries - Prévoir antenne en sus **71,76 €**
- ET-312** Module **GPS** 20 canaux - Dimensions: 27,9 x 20, 2 mm - SIRF III™ - Alim. 3,3 V - Prévoir antenne externe - Prix unitaire **70,56 €** Prix unitaire (par 5 pcs) **58,60 €**
- EM-406** Module **GPS** 20 canaux avec antenne intégrée - Dimensions: 30 x 30 x 10,5 mm - SIRF III™ - Alim. 5 V - Prix unitaire **75,00 €** Prix unitaire (par 5 pcs) **64,58 €**
- UM005** Module de lecture/décodage TAG **RFID** 125 KHz Unique™ - Sortie série **25,00 €**
- RFID-CARD1** Carte RFID Unique **2,00 €** Prix unitaire (par 20 pcs) **1,32 €**
- AJV24E** Module émetteur vidéo 2,4 GHz 4 canaux - Dim.: 31 x 29 x 4 mm **12,95 €**
- AJV24R** Module récepteur vidéo 2,4 GHz 4 canaux - Dim.: 41 x 32 x 6 mm **19,95 €**

Special Capteurs

- MSBD** Capteur de mouvement **infrarouge passif** à sortie logique - Portée 3 m **17,00 €**
- GP2D120** Module **infrarouge** de mesure de distance (4 à 30 cm) - Sortie analogique **19,95 €**
- MS-E21** Module **ultrason** de mesure de distance (type mono cellule US) - Portée 16 cm à 6 m - Sortie analogique, sortie PWM ou sortie numérique via une liaison série **24,49 €**
- MDU1130** Module **hyperfréquence** 9,9 GHz pour mesure de distance **35,88 €**
- CMP03** Module **boussole** numérique (orientation 0 à 359°) - Sortie PWM / I2C™ **45,50 €**
- IBR273** Module capteur de pluie à **variation capacitive** + résistance anti-rosée **5,45 €**
- QT110** Circuit capacitif transformant tout objet métallique en **capteur sensible** **8,85 €**
- FSR2** Capteur **de force** (zone de détection circulaire) - Diamètre: 15 mm **8,19 €**
- LP-TRCELL** Module **accéléromètre 3 axes** - Sorties analogiques **29,00 €**
- PL-MLX300** Module **gyroscopie 1 axe** - Sorties analogiques / SPI™ **52,99 €**
- MGDYR2** Module **gyroscopie 2 axes** - Sorties analogiques **79,00 €**
- INER5** Module **accéléromètre 3 axes + gyroscopie 2 axes** - Sorties analogiques **109,00 €**
- SHT15** Capteur **humidité + température** - Sorties numériques **32,08 €**
- PL/SCP1000** Module **baromètre + température** - Sortie SPI™ **52,00 €**

Développement sur PIC™ / PICBASIC / CUBLOC



- 1 **EasyPIC5**: Starter-kit pour développement sur microcontrôleurs PIC™ - Programmeur **USB** intégré, supports pour PIC **8, 14, 20, 28** et **40** broches, livré avec PIC16F877, emplacements pour afficheurs LCD 2 x 16 et afficheur LCD graphique 128 x 64 (livrés en option), 32 leds, 32 boutons-poussoirs, 4 afficheurs 7 segments, emplacement capteur DS18S20 (livré en option), port série, connecteur PS/2, etc **129,50 €**
- Option afficheur LCD 2 x 16 caractères **9 €**
- Option afficheur LCD graphique 128 x 64 **28 €**
- Option capteur température DS18S20 **3,90 €**

Vos connaissances en micro-contrôleurs sont limitées (ou nulles) ? Vous avez un budget "serré" et vous voulez développer des applications capables de piloter des afficheurs LCD ou 7 segments, des communications séries, I2C™, SPI™, des signaux PWM, mesurer des valeurs analogiques, piloter des servomoteurs, des moteurs pas-à-pas, des moteurs "cc"... Alors comme des milliers d'utilisateurs, découvrez les **PICBASIC** ! Ces microcontrôleurs se programment en langage BASIC (disponible en libre téléchargement) via un PC grâce à un logiciel qui transférera vos instructions dans sa mémoire par un câble raccordé au PC. Une fois "téléchargé", ce dernier pourra être déconnecté de l'ordinateur pour être totalement autonome. Documentation entièrement en Français. Très nombreuses applications, ouvrage technique de formation. Module PICBASIC à partir de **28 €**

Les **CUBLOC™** sont des versions encore plus évoluées (avec fonctions mathématiques, 80 K de Flash, gestion d'interruptions, etc...). Ils sont programmables en langage **BASIC** et **PLC** (mini-auto mate) avec utilisation **simultannée** de part leur structure multitâches. Documentation et notes d'applications très complète entièrement en Français.

- MikroPICBASIC: 150 €** MikroPIC™C™ **215 €**
- Tarifs valables si achetés avec platine **EasyPIC4**
- MikroPICBASIC: **115 €** MikroPIC™C™ **165 €**
- 3 **Ouvrage technique** Aborde tous les aspects, théoriques et pratiques de la programmation en BASIC des microcontrôleurs PIC™ **39 €**
- CB220 - compatible broches à broches avec module BS2** (3 K RAM - 4 K Eeprom - 16 E/S) **47 €**
- CB280** (3 K RAM - 4 K Eeprom - 49 E/S) **55 €**
- CB290** (28 K RAM - 4 K Eeprom - 92 E/S - RTC) **87 €**
- CB405** (200 K de mémoire programme Flash + 110 K RAM + 4 K Eeprom + 64 E/S + 4 port séries) **69 €**

La sélection du mois

- Nous proposons une gamme complète de boîtiers et de cordons permettant d'ajouter très simplement et rapidement une **communication CAN** à votre PC.
- Interface **RS232 <-> CAN** **89,70 €**
- Interface **USB <-> CAN** **115,00 €**
- Interface **Ethernet <-> CAN** **179,40 €**
- Dont 0,03 € d'éco-participation inclus sur chaque module
- Des drivers permettent d'adresser ces modules comme s'il s'agissait d'un port de communication série pour lequel l'envoi et la réception des données s'effectuent au format ASCII.

LE MAGAZINE DES SPÉCIALISTES

Ils ont la main sûre et
gardent la tête froide

L'abonnement Elektor PLUS

Economisez **74 € !**

Les avantages exclusifs de l'abonné :

- 30% d'économie sur le prix de vente au numéro
- jusqu'à **40% de remise** sur certains produits d'Elektor
- beau baladeur MP3 2 Go (valeur marchande : 39,95 €) **en cadeau de bienvenue**
- collection complète, livraison ponctuelle à domicile
- toujours à jour, toujours une longueur d'avance

Les avantages de l'abonnement **Elektor PLUS**

	61,50 €	10 numéros mensuels
+	10,90 €	1 numéros double (en été)
+	36,00 €	1 CD-ROM annuel 2008 (port inclus)
+	39,95 €	baladeur MP3 (2 Go)

= **148,35 €** valeur marchande totale

- **74,50 €** abo **Elektor PLUS**

= **73,85 €** économisés. Y a pas photo !

www.elektor.fr/abo • Tél. 01 49 19 26 19

Veuillez utiliser le bon encarté à la fin de la revue.

elektor
electronics worldwide

Affûtez-vous

On les trouve un peu près partout en France maintenant, les radars fixes automatiques mal aimés, qui prennent en photo les véhicules qui roulent trop vite. Ces radars sont censés de sécuriser les zones dangereuses et un dispositif qui avertisse le conducteur quand il est à l'approche d'une zone dangereuse peut donc aider à éviter des accidents potentiels. Un GPS et la liste des positions géographiques des zones dangereuses suffisent pour réaliser un tel dispositif.

Si on remplace la liste des zones dangereuses par une liste des positions géographiques des hôtels, par exemple, ou des cinémas, des centres commerciaux, des parkings pour camping car, des vues imprenables, etc., l'appareil devient un véritable avertisseur de point d'intérêts (ou POI, Point Of Interest). Sur Internet on trouve facilement des sites qui permettent de compiler gratuitement une liste de POI exploitable par notre montage. Plus besoin de faire demi tour pour revenir à la sortie loupée, à partir de maintenant vous roulez futé !

Et vous êtes encore plus futé si vous construisez aussi la télécommande par téléphone portable, présenté dans ce même numéro. Imaginez, vous, en train d'admirer un superbe coucher de soleil à 500 km de chez vous et soudain vous vous rappelez que vous avez laissé le chauffage allumé... Eh ben, pas de problème, vous prenez tout simplement votre téléphone portable et vous éteignez le chauffage en envoyant un SMS.

Également assez futé est le PoE (Power over Ethernet), une technique qui permet de supprimer les câbles d'alimentation de vos périphériques Ethernet en utilisant les câbles réseau pour envoyer le jus ensemble avec les données.

À part cela ce numéro propose encore plein d'autres articles astucieux et futés, comme le sac à malice qui vous fera gagner du temps, un vélo électrique à monter soi-même pour vous déplacer sans trop souffrir ou encore une commande de volume motorisée qui vous permet de rester assis.

Clemens Valens
Rédacteur en Chef

Avertisseur de radar

Le petit module décrit ici permet de détecter des points d'intérêts (POI) géographiques en utilisant les trames transmises par un module récepteur GPS. Les POI peuvent être des restaurants, des stations d'essence, ou, pourquoi pas, les positions des radars automatiques fixes ! Le montage a été réalisé sous Flowcode en utilisant des E blocks.


18



Le thème de la « commande par téléphone portable et SMS » est, ici, réinterprété sans grands frais de circuit et avec des fonctions dont l'étendue convaincra: sorties de commande programmables 230 V, information d'exécution par SMS d'état et transmission de données GPS activée par alarme. Le projet utilise des téléphones portables très répandus et à des prix extrêmement intéressants (récupération).

34 Télécommande par téléphone portable




 

pratique

- 14 Le sac à malice
- 18 Cube en lévitation
- 22 Avertisseur de radar
- 34 Télécommande par téléphone portable
- 42 C-Display
- 46 Contrôleur à clé USB
- 54 Vélo électrique fait maison
- 64 ATM18 – détecteur de sources d'infrarouge
- 70 Commande de volume motorisée

58 Power over Ethernet (PoE)

 

Ce qui est d'usage commun depuis des temps immémoriaux en téléphonie fait maintenant son apparition sur le LAN : l'alimentation électrique par le câble réseau de l'appareil connecté. 13 W sont ainsi disponibles selon la norme PoE 802.3af, mais le successeur PoE+ (802.3at) promet déjà 30 W. Vous en expliquerez le principe, voilà notre but, avec une pincée de théorie en plus.

technique

- 30 Clé sans fil
- 51 Cours BASCOM-AVR 2
- 58 Power over Ethernet (PoE)
- 74 Écrans géants à LED

74 Écrans géants à LED

Dans les grandes diagonales d'écran, les affichages à LED ne rencontrent plus guère de concurrence. Avec ces petites diodes lumineuses, on érige des murs vidéo de plusieurs centaines de mètres carrés qui constituent des écrans semi transparents à la résolution de plusieurs fois la HD. En voici un panorama.



info & marché

- 6 Ours
- 8 Courrier
- 10 Infos & Actualités
- 84 Avant-première

récréation

- 78 Rétronique
- 83 Hexadoku

elektor international media

Elektor International Media propose une plateforme multimédia et interactive destinée à tous les électroniciens.

Du professionnel passionné par son métier à l'amateur aux ambitions professionnelles.

Du débutant à l'expert, de l'étudiant au professeur. Information, éducation, inspiration et récréation.

Analogique et numérique. Théorie et pratique.

English
German
Dutch
French
Chinese



Italian
Spanish
Swedish
Finnish

31^{ème} année, N° 365 novembre 2008

ISSN 0181-7450

CPPAP 1108 U 83713

ELEKTOR / PUBLITRONIC SARI
c/o Regus Roissy CDG - 1, rue de la Haye - BP 12910
95731 Roissy CDG Cedex - France
Tél. : (+33) 01.49.19.26.19 - Fax : (+33) 01.49.19.22.37
Internet : www.elektor.fr

Numéro de compte : 002-007-69-901
IBAN : FR76 1873 9000 0100 2007 6990 192
BIC : ABNAFRPP
Monnaie : Euro - Branche ABN AMRO : Paris, France

Elektor désire être une source d'inspiration pour ses lecteurs, les intéresser à l'électronique, par la description de projets à faire soi-même, et les tenir au courant des développements en électronique et en micro-informatique.

Elektor paraît 11 fois, le numéro de juillet/août est un numéro double. Il existe, sous le nom Elektor, des éditions anglaises, allemande, espagnole, française et néerlandaise. Elektor est vendu dans plus de 50 pays.

Conformément à la loi "Informatique et Liberté", vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Sauf refus écrit de votre part auprès du service abonnement, ces informations pourront être utilisées par des tiers.

Rédacteur en chef international : Wisse Hettinga

Rédacteur en chef France : Clemens Valens (redaction@elektor.fr)

Maquette et graphisme : Giel Dols, Mart Schroijen

Rédaction internationale : Harry Baggen, Thijs Beckers, Jan Buiting, Ernst Krempelsauer, Jens Nickel

Secrétariat de rédaction : Hedwig Hennekens

Rédaction technique : Antoine Authier (chef labo), Ton Giesberts, Luc Lemmens, Daniel Rodrigues, Jan Visser, Christian Vossen

Four à refusion CMS d'Elektor

NOUVEAU

➔ **Elektor démocratise la soudure par refusion**



**100 €
de réduction**
sur les commandes passées
avant le 1/11/2008

- Outil professionnel pour l'amateur et le pro
- Idéal pour bureaux d'études, écoles, universités, PME et particuliers
- Notice en français
- Utilisation facile grâce aux menus
- Sélectionné, testé et certifié par Elektor
- Service après-vente assuré par Elektor
- Vidéo de démonstration sur www.elektor.fr/four_cms
- 100 € de réduction sur toute commande passée avant le 1 novembre 2008 ! Vous payez seulement 995 €* !

Spécifications :

Surface de platine effective : 28,0 × 28,0 cm
 Consommation max. : 1650 W
 Alimentation : 230 V_{AC}
 Dimensions : 41,8 × 37,2 × 25,0 cm
 Poids net : 16,7 kg

Offre (valable jusqu'au 31 octobre 2008) : 995 €*

Prix à partir du 1 novembre 2008 : 1095 €*

Référence : 080663-91

*hors frais de port

elektor
CHOPPE

Informations complémentaires et commandes :

www.elektor.fr/four_cms

Directeur/éditeur : Paul Snakkers

Responsable du marketing : Carlo van Nistelrooy

Responsable des ventes : Anouska van Ginkel

Administration des ventes : ventes@elektor.fr

Publicité : SL Régie - Sophie Lallander
 12, allée des Crételles - 37300 Joué-Lès-Tours
 Tél : 02.47.38.24.60 - Fax : 02.90.80.12.22
 E-mail : sophie.lallander@wanadoo.fr

DROITS D'AUTEUR : © 2008 Elektor International Media B.V.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans la présente publication, faite sans l'autorisation de l'éditeur est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d'une part, les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, et, d'autre part, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'oeuvre dans laquelle elles sont incorporées (Loi du 11 mars 1957 - art. 40 et 41 et Code Pénal art. 425).

Certains circuits, dispositifs, composants, etc. décrits dans cette revue peuvent bénéficier de droits propres aux brevets; la Société éditrice n'accepte aucune responsabilité du fait de l'absence de mention à ce sujet. Conformément à l'art. 30 de la Loi sur les Brevets, les circuits et schémas publiés dans Elektor ne peuvent être réalisés que dans des buts privés ou scientifiques et non commerciaux. L'utilisation des schémas n'implique aucune responsabilité

de la part de la Société éditrice. La Société éditrice n'est pas tenue de renvoyer des articles qui lui parviennent sans demande de sa part et qu'elle n'accepte pas pour publication. Si la Société éditrice accepte pour publication un article qui lui est envoyé, elle est en droit de l'amender et/ou de le faire amender à ses frais; la Société éditrice est de même en droit de traduire et/ou de faire traduire un article et de l'utiliser pour ses autres éditions et activités, contre la rémunération en usage chez elle.

Elektor est édité par Elektor International Media B.V.
 Siège social : Allée 1 - 6141 AV Limbricht, Pays-Bas

Imprimé aux Pays-Bas par Senefelder Misset - Doetinchem

Distribué en France par M.L.P. et en Belgique par A.M.P.

Cher Monsieur Raedersdorf,

Nous n'avons malheureusement pas la place pour reproduire tous les courriers que nous avons reçu au sujet du départ en retraite de Monsieur Raedersdorf. Un très grand Merci à tous les lecteurs qui ont pris le temps d'exprimer leur sentiments !

Ce fut un plaisir teinté de tristesse de lire la page 27 du n° 363 d'Elektor. Même si l'on ne se connaît pas personnellement, le rédacteur en chef d'un journal que l'on aime semble être un vieil ami qu'on a peine à voir

voir votre signature réapparaître occasionnellement dans Elektor...

Helmut Müller

Je vous souhaite une Bonne Retraite ! Après 27 ans au service d'Elektor et de ses lecteurs (car moi en tant que fidele lecteur d'Elektor depuis 13 ans maintenant, j'ai pu voir l'évolution du magazine et de son contenu auquel vous avez participé activement). Donc pour moi il n'y a que du positif dans votre action ! Je vous souhaite une retraite électronique égale-

fréquence-mètre à μP . Je l'ai là, sous les yeux, et le regarde en me souvenant des sensations que sa lecture m'avait procurées. Quel choc ! A l'époque je lisais surtout Electronique Pratique et Radio Plan. Et puis un jour, je tombe sur ce n° 79 avec une description fantastique à microprocesseur. Microprocesseurs que je commençais à maîtriser grâce à l'assembleur pratiqué sur mon Sharp PC1500.

Et puis, ce fût en 1993, la description du convertisseur audio-numérique 20 bits. Pour l'occasion, j'avais acheté un PC 386DX40 et Orcad version DOS (sans auto routeur !), le tout pour 25.000 F (!!!) et avais étudié 'mon système à moi'. Ce système fonctionne toujours et me permet d'écouter la télévision à partir de la FreeBox qui ne possède aucune sortie audio analogique.

Elektor a eu des hauts et des bas dans ses publications. Après m'y être abonné quelques années, j'ai cessé parce que tous les numéros ne m'intéressaient pas obligatoirement. Je n'ai cependant jamais cessé de l'acheter, en moyenne un numéro sur deux. La lecture de la page 27 du numéro de septembre concernant la saga de vos différentes machines me rappelle aussi beaucoup de souvenirs personnels.

Pour moi aussi, c'est une page de 23 ans qui se tourne. Ma 'jeunesse' en compagnie de votre revue. Je vais continuer à la lire, mais sans doute plus tout à fait dans le même esprit. J'ai toujours regretté qu'Elektor ne lance pas de grands projets comme le furent le Junior Computer ou le Formant en leur temps. Il manque un grand fédérateur en France. Elektor aurait pu l'être, c'est peut-être mon seul regret.

Je vous souhaite donc une très bonne retraite et je vous remercie de tout ce que j'ai pu apprendre de technique, et la liberté d'esprit que j'ai pu acquérir en lisant Elektor.

Eric Pénot

Merci à tous d'avoir pris la plume pour les superbes courriers que j'ai pu recevoir. Merci de l'émotion que vous suscitez, et qui rend mon départ à la fois plus facile et plus difficile 8-))

Guy Raedersdorf

Transmetteur Audio sans Fil


Sur la page 34 du N° d'été 2008 on trouve un «Transmetteur Audio sans Fil». Je souhaite transmettre un signal audio en stéréo. Si je réalise deux montages identiques, je suppose qu'il va y avoir un sacré mélange Gauche-Droite... Est-il aisé de concevoir 2 montages qui feraient le travail proprement?

Jean Marie Viarouge

Vous avez entièrement raison de penser qu'il n'est pas possible d'utiliser deux montages en parallèles, le montage est mono et ne peut en aucun cas transmettre de la stéréo. En plus, les modules Aurel utilisés émettent tous sur un seul et même canal, donc il n'y a pas de solution simple... Par contre, vous pourrez découvrir bientôt dans nos pages un émetteur stéréo, de très haute qualité de surcroît, puisqu'il utilise une transmission numérique, qui devrait vous donner satisfaction.

Testeur de LED

 Dans le n° double d'été 2008 (361/362), page 34, Testeur de LED, l'alimentation du montage est de 12 V sur le schéma alors que dans l'article, il est choisi de préférence un modèle de laboratoire réglé à 5 V. Laquelle est bonne ? Désirant le réali-



partir, surtout si on l'a lu à l'oeuvre pendant de longues années. Mais les électroniciens, encore bien moins que les poètes, ne savent retenir le temps qui passe et doivent s'accommoder, non, accueillir avec enthousiasme ce que l'avenir nous apporte. Je gage qu'Elektor, sous la houlette de votre successeur, nous donnera encore bien des satisfactions. Que votre nouvelle vie soit aussi riche et gratifiante que la précédente ! Toutefois, je ne serais pas surpris de

ment car j'en suis sûr qu'avec un peu de nostalgie vous irez dire un petit bonjour à vos amis d'Elektor ! Bonne, heureuse et longue retraite Mr Raedersdorf. Votre fidele lecteur et abonné :

Fabrice Irle

Ce courrier pour vous remercier de ce que fût pour moi Elektor.

Mon premier contact avec Elektor a été le n° 79 de janvier 1985. Vous savez ? Celui de la description du fameux

ser en version tout terrain, la seconde serait mieux à mon gout.

Bruno Lanu

Vous avez raison, il y a effectivement une erreur dans cet article. Alors, où se trouve l'erreur ? Dans ce cas précis il est possible de le déterminer nous même (avec grande probabilité). Le texte et le schéma électrique mentionnent tous les deux une plage de réglage de 0 à 30 mA. Nous allons donc supposer que cette information est correcte. Ce courant traverse la résistance R1. 30 mA à travers de 270 Ω égal une tension de 8,1 V. Si l'on rajoute à cela une tension de chute de la LED d'environ 2 V (à 30 mA) nous arrivons déjà à 10,1 V. En plus, l'ampli-op utilisé n'est pas un modèle rail-à-rail, ce qui nous fait perdre encore 2 V (en gros). Nous avons donc besoin d'une alimentation de 12 V ; le schéma dit vrai, pas le texte. Cela ne veut pas dire que le montage ne fonctionnera

pas bien sous 5 V (ou 9 V), mais vous n'aurez pas 30 mA.

Soudage par refusion

Bonjour à tous (ceux qui restent). Pour info, j'ai trouvé une pâte à souder dans une grande surface de bricolage avec laquelle j'ai fait un essai dans mon four à refusion, un four Moulinex 1800 W piloté par le régulateur de processus vendu en kit par Elektor. Les résultats ont l'air satisfaisants.

JF Souillot

Attention ! Les produits de soudure vendus en grande surface sont surtout destinés à la plomberie, pas à l'électronique et ils peuvent contenir des produits corrosifs et décapants. Ne soyez donc pas surpris si votre platine devient verte et commence à perdre ses composants dans quelques mois si vous utilisez ce genre de produits.



Règles du jeu

- Publication de la correspondance de lecteurs à la discrétion du rédacteur en chef
- Les points de vue et opinions exprimées par les correspondants ne sont pas nécessairement ceux du rédacteur en chef ou de l'éditeur.
- La correspondance pourra, le cas échéant, être traduite ou éditée en longueur, clarté et style.
- En cas de réponse à COURRIER, veuillez s.v.p. indiquer le numéro concerné.
- Veuillez s.v.p. adresser votre correspondance : redaction@elektor.fr ou Elektor — le rédacteur en chef c/o Regus Roissy CDG 1, rue de la Haye BP 12910 95731 Roissy CDG Cedex France

MISES AU POINT

Centrale de commande DCC

N° 363, septembre 2008, page 12, 070989-1

Il y avait une petite erreur dans le lien vers STP Software. Le bon lien est www.stp-software.at
En plus, l'auteur de l'article, Patrick Smout, nous a fait parvenir quelques informations qui peuvent intéresser certains de nos lecteurs :


- Les numéros des locos adressables vont de 1 à 9999. La base de données peut en contenir les données (régulation de la vitesse) de 128 locos. Quand le numéro d'une loco n'apparaît pas dans la base de données, on lui attribue les valeurs par défaut ;
- 32 convois peuvent circuler simultanément ;
- La limite du nombre de réglages manuels est celle de XPressNet ;
- Il y a huit fonctions plus un projecteur frontal par loco ;
- Il n'est pas possible de programmer des trajets. Celle-ci serait aisément réalisable sur un PC qui commande la Centrale de commande DCC ;
- La traction en unité multiple (UM, plusieurs locos en série pilotées comme une seule) n'est pas (encore) implémentée. Il serait possible de l'incorporer dans la DCC Command Station (et elle figure sur la liste des extensions souhaitables), mais elle est d'ores et déjà réalisable avec un PC associé à la centrale de commande DCC.

Détecteur de mouvement sans fil à Zigbee

N° 361/362, juillet/août 2008, page 106, 080166-1

Contrairement à ce qu'il est dit dans l'article, il n'y a ni

 fichier HEX ni codes sources à télécharger. Le logiciel comprend le programme de communication du fabricant et est disponible depuis le site Internet du fabricant. Avec ce logiciel il est possible de configurer les modules en utilisant les commandes style AT, comme indiqué dans l'article.



Communiquer avec le bus CAN


N° 363, septembre 2008, page 22, 071120-1

L'article ne donne malheureusement pas les bonnes spécifications du matériel. Voici les bonnes :

- Alimentation par USB ;
- Protection contre les surtensions ;
- Tampon de transmission matériel avec temporisateur d'intervalle pour quatre messages CAN ;
- Le CI PCA82C251 (IC4) ne convertisse pas les signaux CAN de 24 V en TTL, mais le CI peut fonctionner sous une tension de 24 V. Les signaux CAN ont en général un niveau de 1,5 V à 3,5 V.

Cypress PSoC Designer™ 5.0 disponible

PSoC Designer™ 5.0 de Cypress

 

Semiconductor est le premier environnement de développement à intégrer la programmation visuelle et la programmation en langage de haut niveau dans un seul et unique logiciel. Cypress a combiné l'outil révolutionnaire de conception visuelle de systèmes en PSoC Express™ avec le logiciel PSoC Designer

pour créer un nouveau paradigme de conception — les utilisateurs peuvent maintenant démarrer des projets dans un mode de conception visuel *glisser-déposer* (vue au niveau du système) pour ensuite passer dans le mode de programmation en langage C (vue au niveau de la puce) et peaufiner et adapter leurs projets, sans quitter le logiciel.

Outre les fonctions de PSoC Express, le nouveau outil PSoC Designer 5.0 inclut la version plus puissante (9.61) du compilateur

HI-TECH C® PRO pour PSoC® *Mixed-Signal Array*. Le nouveau compilateur possède un mode allégé (*Lite*) qui permet l'utilisation gratuite et sans les limites de temps ou de la taille du code source généralement associées aux compilateurs gratuits. PSoC Designer 5.0 est téléchargeable gratuitement depuis le site de Cypress.

www.cypress.com/psocdesigner
www.cypress.com/psoc
www.cypress.com/psoctraining

(080713-1X)

MCP1415/MCP1416

Microchip annonce les drivers de MOSFET MCP1415 et MCP1416 (MCP141X) à sortie unique. Les drivers de MOSFET inverseur MCP1415 et non-inverseur MCP1416 sont calibrés pour un courant de sortie crête de 1,5 A, sur une large plage de tension de fonctionnement de 4,5 à 18 V. Les deux composants ont une excellente immunité au *latch-up* et sont disponibles en boîtier miniature 5 broches SOT-23. Grâce à leur boîtier très faible encombrement, les concepteurs peuvent positionner les driver de MOSFET MCP141X tout près de la connexion physique du MOSFET, ce qui diminue les rebonds sur la grille causés par

les capacités parasites des pistes du circuit. Cela réduit égale-



ment les temps de montée et de descente, les délais de propaga-

tion et le courant de conduction simultanée de la grille, ce qui

permet ainsi d'accroître l'efficacité du système et de réduire la

dissipation. Les drivers de MOSFET MCP141X sont parfaitement adaptés à de nombreuses applications grand public, industrielles et médical utilisant des alimentations. On retrouve notamment ces besoins dans les ordinateurs personnels (PC), les ordinateurs portables, les appareils de mesure portables, les centrifugeuses, etc. Les échantillons sont disponibles sur <http://sample.microchip.com>, et des commandes en volume peuvent être passées dès maintenant sur www.microchipdirect.com.

Pour plus d'information visitez www.microchip.com/MCP141X.

(080688-1)

LTC2309

Linear Technology Corporation présente le LTC2309, un convertisseur analogique-numérique (CAN) de 12 bits, qui communique via une interface deux fils I²C à une vitesse d'échantillonnage de 14 kéch./s. Ce CAN,

souple d'emploi, possède un multiplexeur interne de huit canaux, pour mesurer des signaux sur huit entrées asymétriques, quatre entrées différentielles, ou des combinaisons des deux. Les canaux d'entrée peuvent être sélectionnés par logiciel pour des signaux d'entrées unipolaires ou bipolaires. Fonctionnant sur une alimentation unique de 5 V, le LTC2309 ne consomme que 1,5 mW à la vitesse de conversion de 1 kéch./s et 35 µW en mode


arrêt. Encapsulé en un petit boîtier QFN-24, 4 x 4 mm, avec une référence de tension intégrée, le LTC2309 convient parfaitement pour les instruments portables et les systèmes à espace réduit, utilisant une interface I²C.

Le LTC2309 mesure des signaux d'entrées unipolaires ou bipolaires, avec d'excellentes caractéristiques en continu, incluant une INL et une DNL de ±1 LSB, une erreur de zéro d'échelle de ± 2 mV (max.) et une erreur pleine échelle de ± 1 LSB (max.). Le LTC2309 excelle aussi dans la numérisation de signaux d'entrée alternatifs, présentant un SINAD de 73 dB et un THD de

-88 dB à 1 kHz.

Le LTC2309 autorise des transferts de données, via interface I²C, jusqu'à 100 kHz en mode standard et 400 kHz en mode rapide. Le CAN intègre deux broches de sélection d'adresse qui peuvent être maintenues à l'état bas, haut ou flottant, ce qui conduit à neuf adresses uniques I²C. Ceci est idéal pour les applications qui nécessitent la mesure de plus de huit canaux d'entrée, les concepteurs pouvant communiquer facilement avec plusieurs composants LTC2309.

(080713-1XIII)

 

Alimentations symétriques compactes

ELC, fabricant français spécialiste réputé pour ses alimentations stabilisées basse tension, introduit sur le marché 2 alimentations polyvalentes dans l'esprit de l'ALE2902M (et ALF2902M) dont le succès n'est plus à prouver. L'ALE1502D (et ALF1502D) a

une plage de tension de sortie de ± 10 à ± 15 V ajustable, dont l'intensité délivrée est de 2 A.

Cette alimentation offre la particularité de pouvoir délivrer toute la puissance (60 watts) sur la voie positive soit 12 V (ajustable

de 10 à 15 V)/5 A. L'absence de raccordement du point milieu (0) permet d'obtenir 24 V (ajustable de 20 à 30 V)/2 A.

La résiduelle totale, inférieure à 3 mV efficace, s'apparente à celle du linéaire. Son format com-

pact de 6 modules lui confère une place idéale dans tous les domaines industriels, courants faibles et tertiaires.

Retrouvez toutes les informations détaillées sur www.elc.fr

(080713-XII)



ALE1502D

Alimentation modulaire de classe I, clipsable directement sur Rail DIN et aux dimensions réduites de 92 x 58 x 106 mm seulement. Livrée avec ses deux connecteurs de raccordement débroschables. Sécurité : EN 60950
CEM : EN 61000-6-2 et EN 61000-6-4
Prix : 81 € HT



ALF1502D


Alimentation « de laboratoire » de classe II, double isolation équipée d'un ajustable, avec sortie sur douilles de sécurité de 4 mm. Livrée avec son cordon secteur amovible. Sécurité : EN 61010-1, catégorie de surtension II, degré de pollution 2
CEM : EN 61326-1 et EN 55011
Son prix : 85 € HT

Graisses thermiques haut de gamme

La société Bergquist vient de présenter ses toutes dernières nouveautés en matière de matériaux thermo conducteurs à changement de phase, les Hi-Flow 565U et Hi-Flow 565UT. Ces deux matériaux se comportent comme des graisses thermiques haut de gamme, mais peuvent être appliqués prédécoupés, évitant ainsi les difficultés que pose l'application de graisse conventionnelle. Le Hi-Flow 565U est sec au toucher, et est fourni sous forme prédécoupée pour un positionnement facile, tandis que le 565UT, également sous forme prédécoupée, est naturellement collant.

Le Hi-Flow 565U et le Hi-Flow 565UT ont une température de changement de phase de 52°C pour un maximum d'avantages. Ces matériaux offrent de perfor-

 mances thermiques exceptionnelles : l'impédance thermique est de 0,25°C-cm²/W à une



pression de 1,8 kg/cm² pour le 565U et de 0,32°C-cm²/W pour le 565UT.

Le Hi-Flow 565U et le Hi-Flow 565UT sont des matériaux non renforcés, convenant idéalement

aux applications haute performance, et capables de compenser les défauts de surface et de

planéité. Les applications typiques sont notamment les CPU, les processeurs graphiques, les circuits Northbridge (concentrateurs contrôleurs mémoire), les puces nues et les chipsets. Ces produits offrent des performances thermiques exceptionnelles, égales ou supérieures à celles de meilleures graisses disponibles sur le marché.

Le Hi-Flow 565U et le Hi-Flow 565UT sont disponibles en rouleau, ou sous forme prédécoupée en rouleau. Les épaisseurs standard sont 0,127 mm (0,005 pouce) et 0,254 mm (0,01 pouce). D'autres épaisseurs, dimensions, ou formes prédécoupées peuvent être proposées sur commande.

www.bergquistcompany.com

(080781-2)

Le condensateur de 1 μF le plus petit du monde

Murata a présenté un réseau à deux condensateurs de 1.0 μF dans un boîtier 0302 (0,9x0,6 mm). C'est une première mondiale : jamais un condensateur de 1.0 μF a été aussi petit, même dans un boîtier 0201 (0,6x0,3 mm) un condensateur de cette relativement grande valeur n'était pas encore réalisé. Le nouveau ne s'appelle fièrement GNMOM2R60E105M.

Les réseaux de condensateurs occupent moins de surface de la platine et réduisent les coûts de câblage par rapport au câblage de plusieurs condensateurs simples. Grâce à sa structure et les



matériaux diélectriques avancés de Murata, un réseau de condensateurs peut avoir des valeurs plus importantes qu'un condensateur simple avec la même surface.

Le réseau de condensateurs GNMOM2R60E105M est adapté à toutes les applications, même si le modèle à 1 μF se prête surtout aux applications de découplage dans les téléphones et ordinateurs portables et dans les appareils audio/vidéo numériques. Des échantillons sont désormais disponibles.

www.murata.eu

Nouveaux récepteurs à ultrasons

Les hôpitaux, les cliniques et les unités d'intervention médicale d'urgence dépendent de plus en plus d'équipements à ultrasons portables hautes performances pour réaliser des tâches de routine, préventives et de soins médicaux urgents. Les concepteurs d'équipements à ultrasons doivent ainsi faire face à des nouvelles demandes très variées pour un meilleur équilibre entre la qualité d'image et une faible consommation de courant. Pour répondre à ces besoins, Analog Devices annonce deux nouveaux produits : l'AD9272 et l'AD9273. Il s'agit de deux récepteurs à ultrasons à 8 canaux. L'AD9272 offre le bruit le plus faible du marché pour les équipements à ultrasons mobiles sur chariot de haute et moyenne gamme qui ont besoin d'une qualité d'image supérieure. L'AD9273, destiné aux systèmes à ultrasons portables, est le composant le plus économique de sa catégorie en consommation de courant.



Ces composants sont de la même famille que l'AD9271, sorti en avril 2007. Les AD927x remplacent les solutions discrètes précédentes par un seul circuit intégré qui combine huit canaux, chacun comprenant un amplificateur à faible bruit (LNA), un amplificateur à gain variable (VGA), un filtre de lissage (AAF) et un

convertisseur analogique/numérique 12 bits (CAN).

L'AD9272 et l'AD9273 offrent une gamme de gain variable allant jusqu'à 42 dB, un choix d'options de filtre d'anti repliement et une compatibilité broche à broche avec d'autres produits de la famille de composants d'Analog Devices. L'AD9272 in-

tègre un CAN dont le taux de conversion va jusqu'à 80 MSPS (million samples per second/millions d'échantillons par secondes) contre 50 MSPS pour l'AD9273 et l'AD9271.

L'AD9272 et l'AD9273 ont tous les deux une interface SPI (Serial Port Interface) qui permet aux concepteurs de customiser davantage les performances de bruit et de puissance pour n'importe quel mode d'imagerie, de sonde, ou selon les besoins en puissance. En changeant les registres SPI, les concepteurs peuvent optimiser une architecture de traitement du signal à ultrasons pour obtenir les meilleures performances possibles de bruit ou la meilleure durée de vie des batteries. Un outil logiciel facile d'emploi simplifie chaque configuration.

Pour en savoir plus

www.analog.com/pr/AD9272

www.analog.com/pr/AD9273.

(080781-1)

Capteurs magnétiques miniatures

Toshiba Electronics Europe (TEE) introduit une gamme de capteurs magnétiques miniatures à sortie numérique qui associent des niveaux élevés de sensibilité et un fonctionnement à basse consommation. La famille TCS10xxx est

idéalement adaptée aux applications de commutation sans contact, y compris aux applications de type ouverture/fermeture dans les appareils ménagers, les caméras numériques et les téléphones mobiles.


Les composants de cette nouvelle famille sont disponibles en version unipolaire et en version bipolaire. Les modèles unipolaires sont conçus pour détecter soit un pôle nord, soit un pôle sud, tandis que les modèles bipolai-

res peuvent détecter les deux. Conditionnés dans des boîtiers UFV, ces capteurs présentent des dimensions miniatures de 2 x 2,1 x 0,7 mm.

Les nouveaux capteurs utilisent un courant à impulsion plutôt qu'un

courant continu afin de maintenir le courant d'alimentation moyen typique à seulement 5,5 μ A.

 Tous les composants offrent une sensibilité élevée : les valeurs typiques de la densité de flux magnétique aux seuils de commutation (BON) et de relâche (BOFF) sont respectivement 1,8 mT et 0,8 mT.



Les composants de la famille TCS10xxx de Toshiba sont construits autour d'un capteur CMOS à effet Hall et sont disponibles dans des configurations push-pull et sortie à drain ouvert.

www.semicon.toshiba.co.jp

(080781-4)

La robotique pour les élèves d'école primaire

National Instruments et LEGO Education poursuivent leur collaboration dans l'enseignement avec la nouvelle plate-forme de robotique LEGO Education WeDo. Basé sur le logiciel de conception graphique NI LabVIEW, le logiciel LEGO Education WeDo est un environnement à base de glisser-déposer et d'icônes que les élèves âgés de 7 à 11 ans peuvent utiliser afin de programmer facilement leurs propres inventions de robotique. En utilisant le logiciel WeDo, ils découvrent les fondamentaux de la programmation, tout en concevant leurs applications de robotique.



Les enseignants peuvent introduire le concept WeDo dans un large éventail de disciplines, y compris les sciences, les technologies, les mathématiques, l'acquisition du langage et la littérature. Lors de la conception de leurs applications de robotique,

les élèves développent la créativité, le travail d'équipe et la résolution de problèmes. Le logiciel WeDo fonctionne sur le PC Classmate d'Intel sous Windows XP, l'ordinateur XO de l'association One Laptop per Child ("un portable par enfant") sous l'environnement d'exploita-

tion Linux, tout PC supportant Windows XP ou Windows Vista (32 bits) et tout Mac exécutant Apple Macintosh 10.5.

LEGO Education WeDo incite les enseignants à lancer aux élèves des défis reposant sur le programme de formation. Tra-

vailant en équipe, les enfants élaborent leurs propres solutions en construisant des modèles LEGO et en les programmant de façon à ce qu'ils effectuent certaines tâches. L'apprentissage de cause à effet est possible car les modèles LEGO sont reliés à un ordinateur ; ainsi, comme les scientifiques qui travaillent dans des laboratoires, les enfants peuvent tester et modifier leur programme en temps réel. Après avoir réfléchi à ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ils peuvent discuter entre eux, adapter la programmation, modifier les modèles ou recommencer.

LEGO Education WeDo sera disponible auprès de LEGO Education à compter de janvier 2009.

Pour de plus amples informations concernant le logiciel WeDo :
www.ni.com/wedo

(080781-6)



Téléphone mobile avec géolocalisation et assistance médicale

Doro, spécialiste des produits de communication pour seniors et handicapés, propose désormais son mobile HandlePlus 324gsm en association avec un contrat de géolocalisation et d'assistance médicale. Le téléphone Doro avec forfait Géocalise est une solution à l'isolement des seniors et à l'inquiétude des familles. En cas de malaise, de chute ou d'urgence, le service Geocalise permet de localiser une personne, grâce au réseau GSM, partout en France, même si la personne n'est pas en mesure de se signaler. Pour accéder à ce service l'utilisateur sous-

crit simplement son forfait opérateur auprès de l'entreprise Géocalise. Le forfait comprend également un numéro SOS préenregistré donnant accès 24h/24 à une assistance médicale et cinq numéros au choix préenregistrés.

En matière de téléphonie mobile, le Doro HandlePlus 324gsm est le champion de la facilité et de la convivialité. Il est tout particulièrement destiné aux seniors et à toute personne ayant des difficultés de manipulation et de compréhension. Il possède un clavier simplifié de 7 grosses touches rétro-éclairées

et un seul appui touche suffit pour lancer l'appel d'urgence à Géocalise (touche verte SOS) ou d'appeler un des cinq correspondants préenregistrés (touches 1 à 5). Il a une fonction mains-libres, un vibreur et 10 sonneries polyphoniques. Léger avec son poids de seulement 60 g et compact (87 x 53 x 22 mm), il peut être porté en permanence autour du cou grâce à sa lanière.

www.doro.com
www.geocalise-tracking.com

(080781-5)

Le sac à malice

Développer soi-même ou filouter sur Internet

Thijs Beckers

Porté aux nues par les uns, maudit par les autres, Internet n'en offre pas moins des trésors d'information. On peut jongler sans difficulté avec quantité de pages qui arrivent à l'écran via la liaison numérique. Il suffit de savoir ce qu'on cherche. Mais c'est là tout l'art ! L'électronicien y puisera naturellement des circuits ou des idées. Petite investigation dans les propositions.

 


Figure 1. Carte-son USB.

Un amplificateur audio de construction maison avec un LM3886 ou quelque chose du genre, un « gainclone » comme on dit en anglais, tout le monde

 


Figure 2. Intercom rustique.

de connaît la chanson. Nous n'en parlerons pas. Peut-être moins connu, le projet de modification personnelle d'un lecteur de CD de Marantz, plus particulièrement le CD-63 et son sosie le CD-67, que l'on trouve aisément, vu leur âge respectable, en occasion. Des groupes de fans d'audio [1], après quelques transformations, réussissent à en améliorer la qualité pour les rendre comparables au haut de gamme.

Audio

Un site bien connu pour différents projets audio intéressants pour le DIY (*Do or Design It Yourself*), c'est Elliott Sound Products [2]. Mais il n'est évidemment pas le seul. Sur le lien [3], vous trouverez par exemple un joli circuit de carte sonore USB (figure 1). Pour se fabriquer une carte son simple à connecter par USB, nul besoin de hautes études universitaires. Avec une puce telle que la PCM2706 de Texas Instruments, vous disposez du même coup d'un amplificateur pour casque, d'une sortie numérique (S/PDIF) et du matériel de commande du lecteur de médias, sans avoir à installer quoi que ce soit sous WindowsXP ou MacOS X. Sur ce site [3], il y a également le tracé des pistes d'une platine pour ce projet qu'il suffit de télécharger.

Pour la maison...

... on trouve aussi différents petits circuits utiles. Par exemple cet interphone de porte d'entrée [4] bien pratique (figure 2), qui se sert de mini haut-

parleurs tant pour la reproduction que pour capter le son. L'intensité sonore se règle à l'aide d'un potentiomètre. On peut commuter (de l'intérieur) entre écoute et parole de manière à assurer adroitement la communication dans les deux sens.

Un autre truc déjà ancien, mais pas moins amusant pour la cause, c'est la lampe à éclat [5]. Avec une ampoule ordinaire, un morceau de feuille d'aluminium et une alimentation à haute tension construite avec une bobine, on donne l'impression qu'une tempête électrique se déchaîne à l'intérieur de l'ampoule de verre (cf. figure 3). Il est toujours aussi fascinant d'observer comment les électrons se frayent un chemin d'une électrode (le filament de la lampe) à travers le gaz emprisonné, vers l'autre électrode (le morceau d'aluminium). Naturellement, il faut un minimum de prudence au cours de ces expériences, elles se déroulent sous une haute tension de plusieurs kilovolts. Chouette aussi à la maison, le détecteur de métaux. Dans ce petit film informatif [6], vous découvrirez comment, en quelques minutes, transformer une radio et une calculette en un détecteur de métaux simple capable de déceler par exemple les fils encastrés dans les murs. Le petit circuit utilise pour cela la fréquence d'horloge de la calculette.

µC

Très populaire aussi, la carte de développement Arduino [7]. Elle s'adresse aux artistes, concepteurs, amateurs et

 


Figure 3. Lampe à plasma.

 


Figure 4. Mini-carte Arduino.



Figure 5. Midi-percussion.

à tous ceux qui s'intéressent aux applications interactives. Les platines sont basées le plus souvent sur un microprocesseur Atmel ATmega168 (cf. **figure 4**). Il existe déjà une ribambelle d'applications source ouverte (*open source*) et leur nombre ne fait que croître. On y trouve de tout, depuis l'instrument de percussion électronique (*drumpad*) à interface midi (**figure 5**) jusqu'à l'éclairage de pont interactif ou le bassin à poissons virtuel, développés chaque fois au moyen de cette platine.

Naturellement, il faut toujours commencer par programmer les microprocesseurs. Un des nombreux programmeurs AVR disponibles en ligne est celui de electronics-diy.com [8]. Avec l'aide du logiciel Ponyprog [9], il est très simple de programmer des fichiers HEX dans un ATmega8 à 28 broches, par exemple. Le circuit est agréablement compact et peut se dissimuler dans

une prise série (cf. **figure 6**). Vous trouverez aussi sur le site de PonyProg le schéma d'un programmeur adapté à la connexion sur le port parallèle.

PC

Si votre réception du signal WiFi n'est pas bonne, vous devez absolument regarder le petit film suivant [10]. Il vous expliquera comment fabriquer une meilleure antenne pour seulement 5 centimes. Cela ne prend que quelques minutes et le tour est joué !

« *Finally a use for that old Windows 95 laptop* » c'est-à-dire : finalement quelque chose à faire de ce vieux portable sous Windows 95, un circuit proposé par le site Internet [11] (cf. **figure 7**). Avec trois puces, un amplificateur opérationnel double et une poignée de composants, vous pouvez vous construire pour moins de 15 euros une centrale de mesure qui consignera dans un journal

le trafic sur le port série. Un petit programme simple en QBasic fait le reste. Le QBasic se trouve sur le CD d'origine de Windows 95 (généralement dans le répertoire Ancien MSdos) ou peut être téléchargé de [12]. GWBasic fait probablement pareil.

Robotique

Activer un robot (ou autre chose) par une note musicale d'une certaine hau-

Liens Internet (accessibles également par le biais de notre site Internet) :

- [1] www.diyaudio.com
- [2] <http://sound.westhost.com>
- [3] http://electronics-diy.com/PCM2706_USB_Soundcard.php
- [4] www.mitedu.freemove.co.uk/Circuits/Audio/doorint.htm
- [5] www.uoguelph.ca/~antoon/circ/hv/l-bulb/l-bulb.html
- [6] www.instructables.com/id/HomeMade-Metal-Detector
- [7] www.arduino.cc
- [8] http://electronics-diy.com/avr_programmer.php
- [9] www.lancos.com/prog.html
- [10] www.metacafe.com/watch/837885/wifi_antenna_hack
- [11] www.techlib.com/electronics/serialport.htm
- [12] www.fluid.tue.nl/student/colleges/NLS/software.html
- [13] www.x-robotics.com/hardware_ing.htm
- [14] www.electronics-lab.com/projects/automotive/005/index.html
- [15] www.electronics-lab.com
- [16] <http://home.hccnet.nl/e.vd.logt>
- [17] www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/add-on.html
- [18] www.belza.cz/hf/bug.htm



Figure 6. Programmeur AVR.

 


Figure 7. CAN 12 bits.

teur, on peut le faire avec le circuit [13] de la **figure 8**. La puce compare la fréquence du signal d'entrée avec celle de son générateur interne, que l'on règle par une résistance et un condensateur, et donne une sortie au niveau bas quand ils sont à l'unisson. Vous pourrez ainsi en sifflant la note faire exécuter au robot une action programmée à l'avance, comme de venir vers vous (en aboyant, par exemple).

Divers

On vous propose ici [14] une aide pour parquer votre voiture sous la forme d'une LED IR et de la photodiode correspondante. Par la voie de la page d'accueil de ce site [15] et du forum attenant, on peut encore trouver beaucoup plus de projets intéressants.

Que peuvent bien avoir en commun le brassage de la bière et l'électronique ? La réponse est ici [16]. Sur ce site, vous verrez le processus de brassage d'Emile van de Logt. Il s'agit d'un véritable circuit PID et sa commande par un logiciel sur PC pour brasser la bière (**figure 9**).

 


Figure 8. Détecteur de tonalité.

Sur le site suivant [17], c'est d'une limitation de courant (**figure 10**) pour une alimentation de labo, par exemple, qu'il est question. Très utile lorsqu'on met l'alimentation sur un circuit la première fois. Le courant maximum est fixé par la relation $0,7/R2$. Facile, dès lors, de l'adapter à ses besoins.

Un tout petit circuit tout simple construit autour d'un seul transistor et vous voilà possesseur d'un microphone espion que vous pouvez capter par une radio FM. Le site Web [18] est malheureusement en tchèque uniquement, mais le schéma se comprend fort bien sans le texte. Un tracé des pistes pour circuit imprimé y est même disponible, bien que, dans le cadre de l'espionnage, il serait un peu encombrant.

Ceci n'était qu'un coup de sonde dans l'immensité de l'offre de circuits. Nous espérons en tout cas qu'il vous a apporté quelques bonnes idées et si vous n'y avez pas trouvé votre bonheur, souvenez-vous que sur le site Internet d'Elektor, naturellement, vous pourrez toujours choisir parmi plus de 2 000 circuits.

(070955-1)

 


Figure 10. Limitation de courant.


 
 


Figure 9. Régulation PID d'une brasserie.

Carte de développement EasyPIC5

 
Solution matérielle et logicielle complète avec programmeur USB 2.0 et mikroICD intégrés



EasyPIC5 suit les traces de son prédécesseur EasyPIC 4, le système de développement PIC parmi les meilleurs sur le marché, en offrant de nouvelles caractéristiques pour le même prix. La platine supporte les microcontrôleurs 8, 14, 18, 20, 28 et 40 broches de la famille PIC. Le programmeur USB 2.0 intégré avec mikroICD permet un débogage extrêmement efficace et un développement prototype plus rapide. La platine est livrée avec des exemples en langage C, BASIC et Pascal. Écran tactile à fonction de superposition, pouvant recevoir des informations et les afficher sur le même écran.

Carte de développement LV24-33A

 
Solution matérielle et logicielle complète avec programmeur USB 2.0 intégré et mikroICD



Le système supporte les microcontrôleurs 64, 80 et 100 broches PIC24F, PIC24H, dsPIC33F (livrés avec un PIC24FJ96GA010). Exemples en BASIC, PASCAL et C inclus dans le système. Choix entre alimentation USB ou externe. Les nombreuses caractéristiques du LV24-33A faciliteront le développement de vos applications. Le programmeur USB 2.0 intégré avec mikroICD (In-Circuit Debugger = débogueur en circuit) permet un débogage extrêmement efficace et un développement de prototype plus rapide. Écran tactile à fonction de superposition, pouvant recevoir des informations et les afficher sur le même écran.

Platine de développement PICPLC16B

 Solution matérielle et logicielle complète avec programmeur USB 2.0 intégré et mikroICD



La platine PICPLC16B est conçue pour la commande d'automates et machines industrielles. 16 entrées à opto-coupleur et 16 relais (jusqu'à 10 A) répondront à nombre de besoins industriels. Le mikroICD ultrarapide (In-Circuit Debugger = débogueur en circuit) permet un débogage efficace et un développement prototype plus rapide. Caractéristiques : RS485, RS232, Ethernet série, programmeur USB 2.0 et mikroICD intégrés.

Carte de développement EasyAVR5

avec programmeur USB 2.0 intégré



La platine supporte les microcontrôleurs 8, 14, 20, 28 et 40 broches (livrée avec un ATMEGA16). Chaque cavalier, composant et broche est clairement identifié sur la carte. La plupart des applications industrielles peuvent être testées : thermorégulateurs, compteurs, temporisateurs, etc. Conviviale, la platine EasyAVR5 est spécialement conçue pour les Atmel AVR. Le programmeur USB 2.0 intégré facilitera le développement de vos applications. La platine est livrée avec des exemples en langage BASIC et Pascal.

Carte de développement EasyPSoC3

avec programmeur USB 2.0 intégré



La platine supporte les microcontrôleurs 8, 20, 28 et 48 broches (livrée avec un CY8C27843). Chaque cavalier, composant et broche est clairement identifié sur la carte. Conviviale, EasyPSoC3 est une platine de développement spécialement conçue pour les microcontrôleurs PSoC. Le programmeur USB 2.0 intégré fait de la programmation un jeu d'enfant.

Carte de développement UNI-DS 3

Solution matérielle et logicielle complète avec programmeur USB 2.0 intégré.



Dotée de nombreux périphériques, la platine supporte les microcontrôleurs des familles PIC, dsPIC, AVR, 8051, ARM et PSoC. Pour passer à un autre processeur dans le même environnement de développement, il vous suffira de substituer une carte à une autre. UNI-DS3 est dotée de nombreuses caractéristiques qui faciliteront le développement de vos applications. Choix entre alimentation USB ou externe. Chaque carte MCU a son propre programmeur USB 2.0 !

Carte de développement EasydsPIC4

Solution matérielle et logicielle complète avec programmeur USB 2.0 et mikroICD intégrés



La platine supporte les microcontrôleurs 18, 28 et 40 broches (livrée avec le microcontrôleur universel dsPIC30F4013). EasydsPIC4 est dotée de nombreuses caractéristiques qui faciliteront le développement de vos applications. La quantité impressionnante d'exemples en C, BASIC et PASCAL vous assureront une prise en main immédiate. Le programmeur ultrarapide USB 2.0 intégré et mikroICD permettent un débogage extrêmement efficace et un développement prototype plus rapide.

Carte de développement EasyARM


Solution matérielle et logicielle complète avec programmeur USB 2.0 intégré.



La platine EasyARM est livrée avec le microcontrôleur LPC2148. Chaque cavalier, composant et broche est clairement identifié sur la carte. La plupart des applications industrielles peuvent être testées sur le système : compteurs, temporisateurs, etc. EasyARM est dotée de nombreuses caractéristiques qui faciliteront le développement de vos applications. Dont le programmeur USB 2.0 intégré avec bascule automatique entre les modes 'exécution' et 'programmation'. La platine est livrée avec des exemples en langage C.

Carte de développement BIGAVR


avec programmeur USB 2.0 intégré

 

La platine supporte les microcontrôleurs AVR 64 et 100 broches (livrée avec un ATMEGA128). Les nombreux exemples assurent une prise en main rapide. Conviviale, la platine de développement est spécialement conçue pour les AVR d'Atmel. La BIGAVR est dotée de nombreuses caractéristiques qui faciliteront le développement de vos applications. Choix entre alimentation USB ou externe.

Carte de développement Easy8051B

avec programmeur USB 2.0 intégré

 

La platine supporte les microcontrôleurs 14, 16, 20, 28 et 40 broches (livrée avec un AT89S8253). Elle dispose également de supports PLCC32 et PLCC44 pour les microcontrôleurs 32 et 44 broches. Elle intègre un programmeur USB 2.0 permettant la programmation sans enlever le microcontrôleur.

Carte de développement LV 18FJ

Solution matérielle et logicielle complète avec programmeur USB 2.0 et mikroICD intégrés



La platine supporte les microcontrôleurs 64, 80 et 100 broches PIC18FxxJxx (livrée avec le PIC18F87J60 – microcontrôleur PIC18 80 broches avec périphérique Ethernet 10 Mbps). LV 18FJ est une platine de développement pour microcontrôleurs PIC18FxxJxx simple à utiliser. Le programmeur USB 2.0 intégré avec mikroICD permet un débogage extrêmement efficace et un développement de prototype plus rapide. La platine est livrée avec des exemples en langage C, BASIC et Pascal.

Platine de développement dsPICPRO 4

Solution matérielle et logicielle complète avec programmeur USB 2.0 et mikroICD intégrés



La platine supporte les microcontrôleurs dsPIC 64 et 100 broches. Elle est livrée avec le dsPIC30F0014A. dsPICPRO4 permet l'interfaçage du microcontrôleur avec des circuits externes et de multiples périphériques. Cette platine de développement est dotée d'un programmeur USB 2.0 intégré, de connecteurs pour cartes mémoire MMC/SD, de double ports RS232, RS485, CAN, d'une liaison Ethernet intégrée ENC28J60, d'un convertisseur A/N, etc. Écran tactile à fonction de superposition, pouvant recevoir des informations et les afficher sur le même écran.

Carte de développement BIGPIC5

Solution matérielle et logicielle complète avec programmeur USB 2.0 et mikroICD intégrés



BIGPIC5 supporte les derniers microcontrôleurs en date PIC (64) et 80 broches (livrée avec le PIC18F8520). Les nombreux exemples en C, BASIC et Pascal vous assureront une prise en main immédiate. Le programmeur ultrarapide USB 2.0 intégré et mikroICD permettent un débogage extrêmement efficace et un développement de prototype plus rapide. Carte à contrôleur d'écran tactile avec connecteur. Écran tactile à fonction de superposition, pouvant recevoir des informations et les afficher sur le même écran.

Compilateurs mikroElektronika

Compilateurs Pascal, BASIC et C pour divers microcontrôleurs



Supportant une gamme impressionnante de microcontrôleurs, avec une IDE intégrée, des centaines de fonctions clés en mains et une multitude d'outils intégrés, les compilateurs mikroElektronika sont ce qu'il se fait de mieux sur le marché actuellement. Outre le débogueur mikroICD, les compilateurs mikroElektronika offrent module de statistiques, simulateur, générateur bitmap pour afficheurs graphiques, gestionnaire d'affichage 7 segments, table ASCII, export code HTML, terminaux de communication pour SD/MMC, UDP (Ethernet) et USB, éditeur EEPROM, gestionnaire de programmation, etc.

Ils intègrent tous une multitude de routines et d'exemples tels que EEPROM, FLASH et MMC, lecture/écriture de cartes SD et CF, textes et graphiques sur LCD, gestion de boutons-poussoirs, entrée clavier 4x4 et PS/2, génération de signaux et de sons, gestion de chaînes de caractères, calculs mathématiques, communications I2C, SPI, RS232, CAN, USB, RS485 et OneWire, gestionnaire d'encodage Manchester, conversion logique et numérique, signaux PWM, interruptions, etc. Le CD-ROM comporte des programmes testés que vous pourrez utiliser sur vos platines de développement.

mikroElektronika conçoit des systèmes de développement compétitifs. Nos produits sont vendus partout dans le monde et la satisfaction de nos clients est la meilleure garantie de notre service de haute qualité. mikroElektronika est un consultant officiel sur les microcontrôleurs PIC et le partenaire de la société Microchip. Nous sommes aussi le consultant officiel et partenaire de Cypress Semiconductor depuis 2002, et de Philips Electronics. Tous nos produits sont conforme RoHS.

www.mikroe.com/en/distributors/

Trouver un distributeur : UK, USA, Allemagne, Japon, France, Grèce, Turquie, Italie, Slovaquie, Croatie, Macédoine, Pakistan, Malaisie, Autriche, Taiwan, Liban, Syrie, Égypte, Portugal, Inde.




Carte CAN-1 - Interface CAN via MCP2551.

Carte CANSPI - Réseau CAN avec interface SPI.

Carte RS485 - Connexion de périphériques sur un réseau RS-485.

Ethernet série - Réseau Ethernet avec interface SPI (ENC28J60).

 Carte IrDA2 - Communication sans fil RS232 entre deux MCU.



Carte CF - La solution de facilité pour utiliser de la Compact Flash dans votre solution.

Carte MMC/SD - La solution de facilité pour utiliser les cartes MMC et SD dans votre solution.

Carte EEPROM - Carte EEPROM série via interface I2C.

Carte RTC - RTC PCF8583 avec batterie de secours.



Carte ADC - convertisseur analogique/numérique (ADC) 12 bits à 4 entrées.

Carte DAC - convertisseur numérique/analogique (DAC) 12 bits avec SPI.

Carte clavier 4x4 - Ajoute un clavier à votre application.

Carte Accel. - Accéléromètre électronique.



Programmeur PICFlash - un programmeur USB 2.0 ultrarapide pour microcontrôleurs PIC. La nouvelle version du programmeur pour PIC le plus rapide sur le marché, le PICFlash avec mikroICD supporte un plus grand nombre de MCU PIC, offrant aux développeurs un vaste choix de MCU PIC pour les développements de prototypes.

Le débogueur mikroICD vous permettra d'exécuter les programmes développés sous mikroC, mikroPascal et mikroBasic sur le microcontrôleur PIC hôte et de visualiser les valeurs de variables, les registres de fonction spéciale (SFR) et la mémoire EEPROM pendant leur exécution.

Tous nos produits sont expédiés en emballages de protection spéciale.

Service de commande en ligne sécurisé pour l'achat rapide et en toute sécurité de nos produits.

Cube en lévitation

Démonstration étonnante avec 3

Franz Raemy

Pour la première fois notre Atelier se débrouille sans le moindre microcontrôleur. Nous vous proposons plutôt une expérience qui, depuis des décennies, ne cesse d'étonner ceux qui en sont les spectateurs. La diode laser utilisée et la compacité de l'électronique de régulation sont elles tout ce qu'il y a de plus moderne !

Remarque préliminaire : l'expérience décrite ici est, indubitablement, un classique. Si vous avez fait de la physique il est fort probable que vous l'ayez déjà vue, réalisée ou que vous ayez imaginé votre propre approche pour lui donner vie. Il y a bien des années, en 1977, un des

concepteurs du labo d'Elektor, Loys Nachtmann, avait imaginé un « absorbeur de pesanteur » (article non publié dans l'édition française du magazine). Une régulation précise de la force d'attraction d'un aimant monté dans la partie supérieure d'un bras permettait de faire flotter une bille (ou un disque) en acier. La technique à utiliser est connue et expliquée dans tout manuel de leçons de régulation.

Figure 1.
Coup d'oeil sur la construction : à gauche le photocapteur, sur le pied est monté l'électro-aimant, sous lequel flotte le cube prenant la forme d'aimants permanents parallélépipédiques rectangulaires. On peut identifier la source de lumière sous la forme d'un module à diode laser. Le coffret à droite abrite l'électronique de la régulation et l'alimentation.



Le principe

La force d'attraction exercée par un électro-aimant sur un corps métallique doit être exactement égale à la force de la pesanteur. La dite force est proportionnelle au courant circulant dans l'aimant et diminue avec l'accroissement de la distance entre l'aimant et l'objet en lévitation. Ceci implique par conséquent d'augmenter le courant en cas d'augmentation de la distance aimant-objet et inversement. La détection de la distance se fait par le biais d'une sorte de barrière lumineuse dans laquelle se déplace verticalement le corps flottant. Un photocapteur se contente de mesurer la quantité de lumière que laisse passer l'objet. L'électronique de régulation est prise entre le courant du photocapteur en grandeur d'entrée et le courant à travers l'aimant en grandeur de sortie. On parle souvent de régulation PID (**P**roportionnel, **I**ntégral et **D**ifférentiel). Le montage de Loys reposait sur 3 amplis op et une demi-douzaine (ni plus ni moins) de potentiomètres permettant d'effectuer tous les réglages possibles. Une paire d'amplis op additionnels servait à réaliser un convertisseur tension-courant monté en aval. Si l'article original (en allemand) vous intéresse, vous pouvez le télécharger sur le site Elektor [1].

Figure 2.
Lorsqu'il est possible de positionner la hauteur de l'aimant par vis, le réglage devient un jeu d'enfant.



Si le phénomène de lévitation de sphère (il est possible, sans le moindre problème, de faire flotter d'autres formes d'objets, un cube voire une vis) peut paraître étonnant, plus surprenant est encore le fait que cette expérience puisse être réalisée à l'aide de 2 amplis ops et d'un transistor de puissance. L'auteur, un physicien diplômé, amateur d'électronique invétéré et professeur de mathématiques et de physique depuis 25 ans, a mis au point une régulation qui se contente du faible nombre de com-

fois rien



posants évoqué. Le système a été réalisé pour un cours de physique et a subi l'épreuve du feu lors d'une journée « Portes Ouvertes ». Il fonctionne donc et comme nous le faisons souvent, nous appelons la Communauté des Ateliers d'Elektor à s'en assurer en reproduisant le montage !

La mécanique

On retrouve, en **figure 1**, tous les composants entrant en lice. Sur la gauche le photodétecteur, l'électro-aimant est monté sur le pied, en-dessous duquel flotte le « cube » qui prend ici la forme d'aimants permanents parallélépipédiques rectangles (2 x 2 x 1 cm). On identifie au centre la source de lumière. S'il fallait, il y a trente ans, utiliser une lentille de focalisation devant l'ampoule, pour réaliser un rayonnement quasi-parallèle, les choses sont aujourd'hui plus simples si l'on fait appel, comme l'auteur, à un module laser. Le coffret à droite incorpore l'électronique de la régulation et l'alimentation qui alimente la diode laser (sous 5 V) et la régulation (entre 12 et 18 V).

L'électro-aimant, le photodétecteur et le module à diode laser sont fixés au pied que l'on peut trouver à différentes adresses, mais aussi par le biais d'eBay [2] [3]. Le reste des pièces de la mécanique viennent d'un supermarché « Bâtiment ».

L'auteur a extrait l'électro-aimant d'un relais de bonne taille. L'opération est bien plus simple qu'il y a 30 ans lorsqu'il fallait démonter un vieux transfo. Si vous optez pour l'utilisation d'un vieux transfo, il faudra enlever les tôles « I » et tourner toutes les tôle « E » dans le même sens. On peut alors utiliser l'enroulement du secondaire (2 A minimum). L'électro-aimant réglable en hauteur est à monter sur le pied de manière à ce qu'une seule vis permette de le fixer. Plus pratique encore la solution de définition de la position en hauteur de l'aimant par écrou à ailettes (**figure 2**).

L'électronique

Une paire de pieds additionnels supporte le module laser et la photodiode (**figure 3**). Cette dernière, une SFH229, devrait être montée dans un petit boîtier pour

 


Figure 3.
On voit ici la photodiode.
Le transistor BC547 est caché.


 


Figure 4.
Le photodétecteur monté dans son boîtier.

Figure 5. Schéma de l'électronique de mesure, de régulation et de puissance. Si l'on fait abstraction des composants colorés, on se trouve en fait en présence d'un électro-aimant dont on fait varier le courant de bobine par le biais d'un potentiomètre. L'adjonction d'un capteur épaulé par 3 composants passifs en fait une régulation !

 

éviter qu'elle ne produise de signaux erronés engendrés par de la lumière parasite. On voit, en **figure 4**, comment une paire d'équerres de métal et un petit trou faisant office de fenêtre peuvent rendre d'éminents services. Dans le boîtier on ne trouve pas uniquement le photocapteur mais aussi une combinaison d'un transistor BC547 et d'une résistance faisant office d'amplificateur, une triplette de lignes (+U, 0 V et signal) en partent vers la platine sur laquelle se trouve l'électronique de régulation proprement dite. Cette approche rend la régulation moins sensible aux parasites incidents.

Le schéma de la **figure 5** présente l'ensemble de l'électronique de mesure, régulation et puissance, le résultat physique étant reproduit en **figure 6**. La bobine générant le champ magnétique est pilotée par le transistor de puissance 2N3055. La paire de diodes à droite sert à la protection du circuit vu que l'on se trouve en présence d'un champ magnétique relativement important et qu'il peut se créer, à la coupure, par effet d'induction, des courants importants pouvant atteindre plusieurs ampères, dérivés alors par les diodes 1N547. On pourra remplacer ces deux composants par d'autres diodes à condition


qu'elles aient des caractéristiques de charge similaires (une 1N4007 par exemple). L'ampli op de droite fait office d'amplificateur (inverseur) à gain (facteur d'amplification) fixe; on peut, formellement, considérer qu'il fait encore partie de l'étage de puissance. L'ampli de gauche épaulé par un potentiomètre constitue un amplificateur permettant de régler le passage dans la bobine d'un courant constant (imaginez-vous le circuit sans connexion aux 3 lignes vers le photocapteur). Par réglage il faut jouer sur ce courant constant de manière à ce qu'à l'écartement concerné, la force d'attraction de l'aimant compense exactement la force que la pesanteur exerce sur le corps en lévitation (cf. plus loin). La régulation n'étant pas encore en fonction, cet équilibre est très instable. À la moindre variation, le sphère tomberait par terre ou irait se coller à l'aimant.

C'est là qu'entre en scène la régulation que constituent le capteur et notre trio de composants passifs. La résistance de 1 kΩ diminue la contre-réaction (et accroît par conséquent le gain); le condensateur ne permet à ce gain plus important de s'exercer uniquement sur la partie variable du courant du photocapteur par le biais duquel le système réagit à de petites dérives par rapport au point d'équilibre (la branche de régulation donne au circuit un comportement différentiel).

Le dimensionnement n'est pas, de l'avis de l'auteur, extrêmement figé, le système fonctionnant même si les valeurs des composants présentent une certaine tolérance. Il faudra, à l'évidence, adapter les valeurs au niveau de l'étage de puissance de manière à disposer d'un courant utilisable à travers l'aimant utilisé (typiquement entre 1 et 1,5 A).

Le système régule, dit l'auteur, à une fréquence comprise entre 300 et 400 Hz. On pourra, à l'aide d'un oscilloscope, observer les variations du courant de champ magnétique, de l'ordre de 0,1 A, dues à la simplicité du concept de régulation adopté. Le déplacement mécanique de l'objet qui en résulte n'est, normalement, que de quelques fractions de millimètre. Il est important de veiller

Figure 6. On voit ici l'électronique de régulation : tout à gauche, le transistor de puissance doté de son radiateur, les deux amplis op occupent le centre. Tout à droite, l'entrée du signal du photocapteur et la sortie du courant attaquant l'électro-aimant. Tout en haut le potentiomètre pour le réglage de la composante de courant constant et tout en bas le bouton poussoir permettant de couper le champ magnétique.

 

à une suspension suffisamment stable de l'électro-aimant (pied de poids, fléau court) vu que sinon les oscillations pourraient se transmettre aux axes. Dans le pire des cas les oscillations mécaniques s'influencent au point de rompre l'équilibre. Il faudra dans ce cas-là stabiliser le pied et utiliser le cas échéant un autre aimant ou objet à mettre en lévitation.

La pratique

Pour le réglage, on met le potentiomètre en position médiane, place manuellement l'objet à faire flotter dans l'espace « éclairé » par le barrière lumineuse et on joue sur la hauteur de l'aimant (c'est-à-dire son écartement par rapport au corps métallique) de manière à ce qu'il paraisse ne plus rien peser (facile à sentir à la main). Dans le cas des aimants utilisés normalement, cela donne un écartement de quelques centimètres. Il va sans dire que la masse de l'objet ne doit pas être trop importante (quelques dizaine de grammes au maximum) vu que dans ce cas-là l'écartement utile devient trop faible, les forces exercées trop importantes et l'ensemble instable. Le réglage fin se fait électriquement par le biais du potentiomètre. L'idéal est que l'objet se trouve exactement à la moitié du maximum de la lumière frappant le photodétecteur. Si l'on constate une oscillation croissante il faut jouer, par action sur le potentiomètre, sur la distance (et donc sur l'intensité du courant constant). Si rien ne va plus, il faudra essayer d'autres aimants ou objets magnétisables.

L'auteur a réussi à faire flotter un roulement à bille de 22 mm ainsi que différentes vis. Une vis flottant la tête en bas, tourne sur elle-même en cas de variation de hauteur. Ainsi la vis remonte lorsque la fente n'est pas orientée dans le sens du rayon laser et descend de la profondeur de la fente lorsque le laser est parallèle à la fente. Le positionnement est facilité si l'on se fabrique un objet flottant par combinaison d'un aimant permanent et d'une vis tournée vers le bas. Cette approche stabilise la lévitation car un objet long tombe moins vite qu'un objet court-circuit. Il faut éviter impérativement l'entrée en vrille de la masse !

Armé de cette expérience, l'auteur se sent d'attaque pour son prochain défi : la réalisation d'un réseau ferroviaire à lévitation magnétique. Les essais préliminaires sont prometteurs !

(070315-1)

Liens Internet

- [1] www.elektor.fr/schwerkraftabsorber (allemand)
- [2] www.phywe.de (allemand)
- [3] http://business.listings.ebay.de/Laborzubehoer_Gestelle-Stationaere_W0QQsacatz70325QQsocmdZListingItem

Publicité

Nouveau site Web

Avec Boutique en Ligne

Solutions USB



Solutions RFID



Tiny Tiger II

Ordinateur Multitâches, Bus Can, Ethernet ...



Compilateur Basic Multitâches Gratuit

EBCONNECTIONS

www.ebconnections.com

3 Rue St Vincent Paul
89420 Ragny
Tél : 0820 900 021
Fax: 0820 900 126

You CAN get it...

Matériels et logiciels pour vos applications bus CAN...



PCAN-USB

Adaptateur bus CAN pour port USB. Existe en version avec séparateur galvanique.

à partir de **195 €**



PCAN-MicroMod

Module d'entrées/ sorties universel avec interface bus CAN.

98 €



PCAN-Explorer 4

Moniteur universel permettant de surveiller les flux de données sur le réseau CAN.

à partir de **398 €**



PCAN-PCI

Carte bus CAN pour format PCI. Existe en version 1 ou 2 canaux, avec ou sans séparateur galvanique.

à partir de **200 €**

www.peak-system.com

23 Boulevard de L'Europe les Nations, 54500 Vandoeuvre les Nancy
Téléphone: + 33 (0)3 83 54 15 20 - Télécopie: + 33 (0)3 83 54 15 21
france@peak-system.com


PEAK

System

Avertisseur de Roulez futé !

Gilles Le Maillot

 Le petit module décrit ici permet de détecter des points d'intérêts (POI) géographiques en utilisant les trames transmises par un module récepteur GPS. Les POI peuvent être des restaurants, des stations d'essence, ou, pourquoi pas, les positions des radars automatiques fixes !



Difficile de trouver tous les ans un projet de conception élèves, le montage mis en ligne par Christophe Le Lann [1] me paraissait un bon point de départ. Nous avons donc adapté ce projet en Conception Electronique dans notre école (l'ENSIETA [2]). Nous avons utilisé un microcontrôleur PIC et nous avons apporté quelques nouvelles options comme une mémoire plus importante, la possibilité de réaliser une mise à jour de la mémoire par USB, affichage de la vitesse, etc. De plus, nous avons réalisé le programme sous Flowcode en utilisant des E-blocks [3].

Flowcode est un environnement de développement graphique pour microcontrôleur (PIC et AVR) très performant. Il permet de créer rapidement des systèmes électroniques assez complexes et surtout de les simuler. La description du programme se fait sous forme d'organigrammes normalisés (ISO5807) avec des macros qui facilitent le contrôle de périphériques complexes, tels que les afficheurs 7-segments, les contrôleurs de moteurs, les

afficheurs LCD, Bluetooth, TCP/IP, etc. Elektor a déjà publié de nombreux articles sur ce produit. Pour ma part, j'ai été assez surpris de la puissance, de la convivialité et de la facilité d'apprentissage de ce logiciel. Certes, ce n'est pas l'outil magique, il possède ses limites – la bibliothèque d'interruption du PIC

Grâce à Flowcode nous avons pu réaliser un projet assez conséquent en un temps limité. L'utilisation d'un outil comme Flowcode (pour l'enseignement) a été une première pour nous, la plupart des élèves ont apprécié et certains d'entre eux ont réussi à mener ce projet jusqu'au bout !

À vous de voir...

Le montage décrit dans cet article peut être utilisé comme avertisseur de radars automatiques fixes, ce qui est tout a fait légal en France au moment de la publication de cet article. Par contre, cela ne veut pas dire que l'utilisation de ce montage est légale dans d'autres pays, ni que son utilisation restera légale en France.


n'est par exemple pas assez complète, il ne reconnaît que des valeurs entières d'un maximum de 16 bits - mais que l'on peut contourner assez facilement. De plus, le mode de simulation de Flowcode nous a permis de tester le code de ce projet avant de l'implanter (sauf la partie interruption sur la liaison série).

Synoptique

Comme le montre le synoptique (figure 1), le système est assez simple : un récepteur GPS fournit une fois par seconde la position géographique du système. Cette position est ensuite comparée aux positions des POI stockées dans une base de données. Si un POI se trouve à moins d'environ 500 m de la position actuelle une alarme, sonore et visuelle,

est déclenchée. Le cœur du système est un microcontrôleur 16F876A-I/SO de chez Microchip, c'est lui qui reçoit les positions du GPS, qui fouine dans la base de données et qui pilote l'interface homme-machine (IHM). Un afficheur à cristaux liquides (LCD), un buzzer et une LED bicolore forment

radar

 

l'IHM. S'il n'y a pas de POI dans les parages, le LCD se contente d'afficher la position et, alternativement, l'heure ou la vitesse. La LED bicolore clignote en vert à chaque réception d'une trame GPS. En cas d'un POI proche le buzzer sonne, la LED bicolore devient rouge fixe et le LCD affiche un message d'avertissement. L'IHM dispose d'un petit extra inattendu : un rétroéclairage automatique qui s'adapte à la luminosité ambiante.

Une mémoire I²C est utilisée pour stocker les positions géographiques des POI. Une interface USB est disponible pour charger les POI dans la mémoire à partir d'un ordinateur.

Le récepteur GPS, qui envoie ses données par une liaison série, partage le port série du microcontrôleur avec l'interface USB. Grâce à un multiplexeur, la sélection de la source des données sérielles se fait avec un simple interrupteur.

E-blocks

La première plateforme a été réalisée avec des E-blocks : EB006 pour la plateforme de développement (elle est directement utilisable sous Flow-

code pour programmer le PIC et elle supporte pas mal de types de PIC) et EB005 pour le LCD. Pour le reste des composants du projet nous avons créé notre propre E-block, connecté sur le PORT C du PIC. Dans ce E-block (figure 2) nous trouvons la mémoire

I²C, l'interface USB/RS-232 FT232BL, la LED bicolore, le buzzer et un MAX232 pour nous permettre de nous affranchir du port USB dans un premier temps et pour pouvoir simuler les trames GPS sur un PC. **Figure 3** montre le prototype dans toute sa splendeur.


 


Figure 1. Le synoptique de l'avertisseur de POI.

 

080615 - 12

Figure 2. Le schéma électrique de l'E-block fait maison. Le choix de l'entrée des données sérielles se fait manuellement en positionnant des cavaliers sur J1.


Les fichiers POI

Il existe beaucoup de types de fichiers POI, mais les fichiers que nous utilisons contiennent rien d'autre qu'une liste de positions géographiques en ASCII, ce qui explique leur extension .ASC. Une bonne exemple est le fichier RFASC qui contient tous les radars fixes et qui est très facile à trouver sur Internet. Sur une ligne de cette liste nous trouvons trois champs, séparés par des virgules : la longitude, la latitude et un nom, souvent un numéro :

 2.68111, 44.43686, «Num 40235»

La longitude et la latitude sont en degrés décimal.

Pour obtenir un fichier POI exploitable par notre montage, le plus simple est de faire un tour sur le site de PoiEdit [5]. PoiEdit est un partagiciel qui permet de visualiser et d'éditer le contenu d'un fichier POI. Sur ce site on trouve aussi de nombreux liens vers d'autres sites où on peut se procurer (gratuitement) des fi-



chiers POI, comme RFASC. Pour visualiser un fichier POI il suffit de le charger dans PoiEdit et de choisir Select All dans le menu Edit.

N'oubliez pas de charger et éventuellement de calibrer une carte. Des cartes sont également disponibles sur le site de PoiEdit.

Pour réaliser le tri par longitude (si l'on utilise le programme 080615-12) d'un fichier POI, il suffit de cliquer sur la barre Longitude et d'enregistrer le fichier sous format .ASC.

Le fichier POI ainsi créé ou téléchargé peut être lu directement par le programme de mise à jour Transfert.exe, comme décrit ailleurs dans l'article.

Le programme

Le programme, développé sous Flowcode, est composé de deux parties distinctes. La première partie, la plus importante, gère le dialogue avec le module GPS, compare les données du GPS avec les positions stockées dans la mémoire I²C (figure 4), s'occupe de l'affichage des données et commande le buzzer et le LED bicolore. La deuxième partie sert à la mise à jour de la mémoire I²C à l'aide d'un ordinateur. Un interrupteur détermine quelle partie du programme est exécutée.

Boucle principale

Parmi les trames NMEA0183 fournies par le GPS, nous allons utiliser la trame RMC [4]. Cette trame contient toutes les informations dont nous avons besoin : latitude, longitude, heure, date et vitesse. Après avoir décodé une trame RMC, il faut lire la mémoire I²C. Si nous trouvons une position correspondant à notre point - moins un seuil bien sûr, sinon c'est trop tard ! - c'est que nous sommes à proximité d'un POI. Dans ce cas, nous sortons de notre boucle de lecture et déclenchons les alarmes, c.-à-d. le buzzer en marche, la LED bicolore rouge et l'affichage d'un message sur le LCD d'un POI à proximité.

À la prochaine réception de trame GPS nous recommençons le décodage, la lecture de la mémoire I²C et la comparaison, etc.

Mis à jour de la base de données

La deuxième partie du programme sert à mettre à jour notre base de données via une liaison série. Le transfert est initié par le PC qui envoie le caractère 13h (19 décimal) au PIC et le transfert débute après la réception du même caractère par le PC. Ensuite, le PC envoie le fichier au PIC, qui acquitte chaque caractère reçu avec l'envoi d'un caractère 13h. Après la réception de 128 caractères le PIC les écrit dans la mémoire I²C. Pour cela nous avons utilisé la routine I²C disponible dans Flowcode et qui rend l'utilisation du bus I²C très facile. Le transfert se termine avec un caractère spécial FFh, signal pour le PIC d'afficher le nombre de points mémorisés sur le LCD. Ce nombre est également stocké dans l'EEPROM du PIC, car nous en avons besoin pour pouvoir sortir correctement de notre boucle de comparaison dans l'autre partie du programme. Pour faire la mise à jour au plus vite, le transfert se fait à 115200 bauds. Or,

 


Figure 3. L'avertisseur radar réalisé avec des E-blocks. Notre E-block est celui avec le buzzer.

la routine composant est déjà paramétrée à 4800 bauds pour le dialogue avec le GPS. Nous avons contourné ce problème en insérant un peu d'assembleur dans notre programme.

Une autre complication concernait l'interruption utilisée pour détecter la réception d'un caractère. La bibliothèque de Flowcode ne contenant pas cette interruption, nous avons dû créer une source utilisateur pour cela.

Rétroéclairage automatique

Une option qui mérite d'être mentionnée ici est le réglage automatique de l'intensité du rétroéclairage de l'afficheur en fonction de la luminosité ambiante. Cela a été réalisé facilement avec le CAN du PIC qui mesure la tension sur les bornes de la photorésistance et une sortie MLI (modulation de largeur d'impulsions) qui commande, via un transistor, le rétroéclairage. Le CAN et le MLI sont des routines composant intégrées dans Flowcode.

 


Figure 4. Le programme complet est beaucoup trop long pour être affiché dans sa totalité. Nous nous contentons donc de la partie la plus intéressante : l'algorithme de détection.

 


Figure 5. Le schéma électrique complet de l'avertisseur de radar. Si broche 3 de IC2 est reliée à la masse, la vitesse sera affichée en miles (MPH).

Simulation

Le programme peut être simulé dans sa quasi-intégralité dans l'environnement Flowcode, sauf la réception des caractères pendant le transfert du fichier contenant les POI, car nous y avons implanté du code assembleur. Chaque composant du montage est simulable : le LCD, la sortie MLI, la lecture de la mémoire I²C, la réception des trames GPS et le CAN pour l'utilisation de la photorésistance.

Pour simuler le décodage d'une trame GPS il faut insérer une trame RMC dans le module composant RS-232. Ensuite nous pouvons voir dans la routine I²C la lecture de la mémoire, octet par octet. La valeur des variables peut être visualisée (ou changée) et la simulation peut se faire en mode pas à pas.

Le schéma

Une fois notre prototype E-blocks opérationnel, nous avons redessiné le schéma sans E-blocks (figure 5), ainsi le E-block EB006 a été remplacé par un PIC 16F876A (IC2) cadencé à 20 MHz et le E-block EB005 par un LCD alpha-numérique standard avec rétroéclairage (LCD1). Le potentiomètre P1 nous permet de régler son contraste. Nous avons supprimé les composants dont nous n'avions plus besoin, comme le MAX232, nous avons remplacé le multiplexeur manuel par un 74HC241 et nous avons rajouté la photorésistance R5.

Le PIC est relié à l'EEPROM I²C par ses entrées spécifiques gérant le bus I²C, respectivement SCL et SDA. Puis le récepteur GPS et l'interface USB/

RS-232 (IC3) sont connectés au module USART du PIC par le biais du multiplexeur IC4. En mode d'utilisation normal, le multiplexeur connecte l'entrée RX du PIC à la sortie TX du GPS pour la réception des trames GPS. En mode de mise à jour de la mémoire I²C, l'entrée RX est connectée par le multiplexeur à la sortie TX du convertisseur USB/RS-232. La sortie TX du PIC est elle directement reliée à l'entrée RX du convertisseur IC3. L'interrupteur S1 permet de choisir entre le mode normal et le mode mise à jour et commande en même temps la protection d'écriture de l'EEPROM.

L'afficheur est branché au PIC en mode 4 bits sur le PORT B. L'entrée AN0 du CAN est reliée à un pont diviseur réalisé avec R4 et la photorésistance R5,

ce qui nous permet de faire varier le rétroéclairage de l'afficheur en fonction de la luminosité ambiante. Le rétroéclairage est réglé par le signal sur une des deux sorties IML du PIC. L'autre sortie sert à piloter le buzzer. La LED bicolore D2 utilise encore deux sorties du port A, RA3 et RA5.

L'EEPROM IC6 contient les positions des POI référencés en latitude et longitude sur 6 octets chacun. Pour notre montage nous avons choisi le 24FC1025 de Microchip, une mémoire de 1024 Kbits qui nous permet de stocker les positions de 21845 POI.

Le module récepteur GPS, la pièce la plus chère du projet, est un module EM406-A avec antenne intégrée de GlobalSat, déjà connu des lecteurs fidèles d'Elektor [4]. Il s'interface directement avec un microcontrôleur grâce à son port série au niveau TTL.

L'interface USB/RS-232 (IC3) est réalisée par un circuit FT232BL de FTDI. Ce circuit intégré est l'interface entre le PIC et le PC et il nécessite l'installation d'un driver sur le PC pour être utilisé comme port COM virtuel.

Enfin l'alimentation du montage est réalisée par un régulateur 7805.

La réalisation

La réalisation de ce montage est l'affaire de quelques heures. Reportez-vous à la **figure 6** pour l'implantation des composants sur la platine. Notez la présence d'un support à « wrapper » pour surélever l'afficheur par rapport au boîtier, idem pour la LED bicolore.

La première étape est de souder les composants CMS. Le plus délicat est le circuit FT232BL, mais avec une panne très fine et de la patience on y arrive (on peut s'aider de flux de soudure). Les autres composants CMS ne posent pas de problèmes. Ensuite soudez les résistances, les condensateurs non polarisés, puis les condensateurs électrolytiques (en respectant scrupuleusement leur sens d'implantation). Après avoir soudé tous les composants, vérifiez la présence de la tension d'alimentation au niveau des circuits intégrés. Pour la programmation du PIC vous disposez de deux fichiers .HEX (voir la liste des composants), le fichier 080615-12 fonctionne avec un fichier de POI triés en longitude croissante, ce qui accélère l'algorithme de détection de POI. L'exécutible 080615-11 peut être utilisé directement avec un fichier de POI téléchargé.

Le montage alimenté et le PIC programmé, la LED verte D1 s'allume


 


Figure 6. L'implantation des composants sur la platine.

 

Liste des composants

Résistances :

- R1, R12 = 10 kΩ (CMS1206)
- R2, R3, R7 = 220 Ω
- R4 = 3,3 kΩ
- R5 (photo résistance) = NSL4960
- R6 = 1 kΩ
- R8 = 10 kΩ
- R9, R10 = 1,8 kΩ
- R11 = 470 Ω (CMS1206)
- R13 = 15 kΩ (CMS1206)
- R14 = 1,5 kΩ (CMS1206)
- R15, R16 = 27 Ω (CMS1206)
- R17 = 68 Ω
- P1 = potentiomètre ajustable vertical de 4,7 kΩ

Condensateurs :

- C1, C2 = 22 μF 50 V
- C3, C4, C10 à C12 = 100 nF/63 V (Sibatit 5 mm)
- C5, C6, C7, C8 = 22 pF (CMS1206)
- C9 = 100 nF (CMS1206)
- C13 = 33 nF (CMS1206)

Semi-conducteurs :

- D1 = LED 3 ou 5 mm verte

D2 = LED 3 ou 5 mm bicolore

T1 = BC547

IC1 = 7805 (TO220)

IC2 = PIC16F876A-I/SO (programmé 080615-41)

IC3 = FT232BL

IC4 = 74HC241DW

IC5 = récepteur GPS Globalsat EM406A (Sparkfun, Lextronic)

IC6 = 24FC1025-I/SM

Divers :

X1 = quartz 20 MHz

X2 = quartz 6 MHz

LCD1 = afficheur alphanumérique 2 lignes de 16 caractères avec rétroéclairage

BZ1 = buzzer KPEG110 (Farnell)

K1 = Prise allume cigare

K2 = embase USB-B

K3, K4 = embase simple rangé à 6 contacts Connecteur JST SM06B-SRSS-TB(LF)(SN) pour le module GPS (monté côté cuivre)

S1 = interrupteur 1 circuit/2 positions (EAO)

Radiateur Fisher FK 224/SA-220-2 pour IC1

Boîtier Hammond 1591-XXCBK (Farnell)

Platine 080615-1

Logiciel téléchargeable depuis www.elektor.fr

 


Figure 7. La mise à jour de la base de données se fait avec le programme Transfert.exe

et l'afficheur montre un message de démarrage (suivant la position de S1). Si l'afficheur n'affiche rien, ajustez le contraste avec P1.

Premiers pas

A la première mise sous tension, il faut programmer l'EEPROM avec une base de données de POI. Fermez S1 et connectez le montage sur le port USB de votre ordinateur (**ne branchez jamais le câble USB et la prise allume cigare en même temps !**) Si besoin, installez maintenant les drivers FTDI. Ensuite, dans le gestionnaire de périphériques de Windows, réglez la vitesse du port COM virtuel à 115200 bauds et, dans les paramètres avancés, changez le temps de latence à 1 ms, puis validez. Maintenant lancez le programme Transfert.exe (figure 7), disponible sur le page

A propos de l'auteur

Gilles Le Maillot est électronicien à l'ENSIETA au service DTN. Il est passionné d'électronique et d'informatique. Vous pouvez le contacter par courriel : azert29@dbmail.com

L'ENSIETA (Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs), est une école d'ingénieurs à vocation pluridisciplinaire, située à Brest. Elle forme des ingénieurs en électronique, informatique et mécanique pour tous les secteurs de l'industrie (automobile, naval, aéronautique...). L'ENSIETA mène de nombreux programmes de recherche et de développement au sein de ses quatre laboratoires (DTN, E3I2, MSN, SHI).

Internet de ce montage. À l'ouverture du programme, vous devez choisir le port série utilisé par le driver du circuit FTDI (double cliquer sur le port, la fenêtre doit se refermer). Cliquez sur le bouton *Lancer*, puis sélectionner le fichier à charger dans l'EEPROM. Cliquez sur *Ouvrir* pour démarrer le transfert. Vous pouvez suivre son évolution sur l'écran du PC. A la fin de la mise à jour, le montage émet un bip et l'afficheur montre le nombre de POI mémorisés.

Vous pouvez maintenant passer en mode GPS : ouvrez S1 et réinitialisez le montage en coupant l'alimentation

clignote à chaque réception du GPS. Voilà votre avertisseur de POI est terminé, bonne route et surtout n'oubliez pas de respecter les limitations de vitesse !


080615-1

Remerciements

Dominique Kerjean
ingénieur à l'ENSIETA

Pierre Cambon
enseignant chercheur à l'ENSIETA

André Mininno
ingénieur chez Multipower

 

pendant un bref instant. Dès la réception d'une trame GPS, la LED bicolore clignotera en verte et l'afficheur montrera la position, alterné avec l'heure et la vitesse. La réception de la première trame du GPS peut prendre un peu de temps ; sur le module EM406 vous avez une LED rouge qui

Carnet d'adresses

- [1] www.totofweb.net/robots-projet-53.html
- [2] www.ensieta.fr
- [3] www.matrixmultimedia.com
- [4] Récepteur GPS polyvalent, p34, Elektor nr. 363, septembre 2008
- [5] www.poiedit.com

Quoi de Neuf chez Selectronic ?



Analyseur de spectre WIFI

Appareil compact de haute technologie avec afficheur LCD graphique permettant de faire l'analyse spectrale et de mesurer le champ électrique ambiant dans la bande 2,4GHz.

Pour mesure et vérification des réseaux WI-FI, WLAN, Bluetooth, DECT, téléphone cellulaire, Zigbe e, ainsi que des fuites de four à micro-ondes, des systèmes sans fil, surveillance vidéo sans fil, transmetteurs RF, etc.

- Gamme de fréquences : 2,4 à 2,485 GHz ou Canaux 1 à 14
- Dynamique : 90dB • Haute sensibilité : -106 à -12 dBm
- Alimentation: pile alcaline 9V (non fournie)
- Dimensions : 130 x 65 x 25 mm

L'analyseur WI-FI **12.8373 74,90 € TTC**



SEL-9918 Multimètre 4000pts ÉTANCHE

- Étanche au ruissellement / IP67
- Changement de gamme auto • RMS vrai en alternatif
- Afficheur rétroéclairé • Mini et maxi / gel affichage
- Extinction automatique • Boîtier renforcé bi-matière
- VDC / VAC : 1000V max / ±0,5%
- IDC / IAC : 10A max / ±0,5%
- R : 40 MΩ max / ±0,8% • C : 40.000 μF max / ±3%
- Hz : 10MHz max / ±1,5% • T° : 760 °C max / ±3%
- Catégories EN : 61010-1 / 61010-02-031 / 61326
- Livré avec sonde K, sacoche de rangement, cordons de mesure et pile

Le multimètre **SEL-9918 12.5762 67,50 € TTC**

NOUVEAU



SEL-9930 R-L-C mètre 11.000pts

- Changement de gamme auto en Ω et C
- Mini et maxi / gel affichage • Extinction automatique
- Boîtier renforcé bi-matière
- R : 0,01Ω à 110 MΩ / ±1,2% • L : 1 μH à 110 H / ±2%
- C : 1 pF à 110 mF / ±3%
- Catégories EN : 61010-1 / CAT III 600V
- Livré avec sacoche de rangement, cordons de mesure et pile

Le R-L-C mètre **SEL-9930 12.9101 57,50 € TTC**

NOUVEAU



SEL-68 : Thermo IR 600°C avec SONDE FLEXIBLE

Pour la mesure de T° dans les endroits inaccessibles

- Col de cygne 40cm • Gamme de T° -50 à +600 °C ±2%
- Visée laser • Afficheur rétroéclairé • Extinction auto.
- Livré avec sacoche de rangement et pile

Le thermomètre **SEL-68 12.9558 56,00 € TTC**

NOUVEAU



SEL-61

Multimètre environnemental 4.000 pts 6-en-1 : Lumière / Son / Humidité / Température / Détecteur de tension sans contact / Multimètre

- Lumière : 40.000 lux / ±0,5%
- Son : 130 dB / ±3,5dB • Humidité : 95% R / ±5% RH
- T° : 1300 °C max / ±3% • Détecteur : V 50 à 1000V
- VDC / VAC : 600V max / ±0,5%
- IDC / IAC : 10A max / ±1,0%
- R : 40 MΩ max / ±0,8% • C : 100 μF max / ±3,5%
- Hz : 10MHz max / ±1,5%
- Changement de gamme auto • Afficheur rétroéclairé
- Mini et maxi / gel affichage • Extinction automatique
- Boîtier renforcé bi-matière • Dimensions: 121 x 61 x 40 mm
- Catégories EN: 61010-1 / 61010-02-031 / 61326 - Cat III 1000V - Cat IV 600V
- Livré avec sonde K, sacoche de rangement, cordons de mesure et pile

Le multimètre **12.1527 69,00 € TTC**

NOUVEAU



SEL-922

Multimètre 4000pts COMPACT

- Changement de gamme auto • Mini et maxi / gel affichage
- Extinction automatique • Boîtier renforcé bi-matière
- VDC / VAC : 600V max / ±0,5%
- IDC / IAC : 10A max / ±0,5%
- R : 40 MΩ max / ±0,8% • C : 100 μF max / ±3%
- Hz : 10MHz max / ±1,5%
- T° : 760 °C max / ±3%
- Catégories EN : 61010-1 / CAT III 600V
- Livré avec sonde K, sacoche de rangement, cordons de mesure et pile

Le multimètre **SEL-922 12.5769 24,90 € TTC**

NOUVEAU



SEL-5505

Testeur d'ISOLATION

- Mesure jusqu'à 4000 MΩ
- Tension de test : 125 - 250 - 500 et 1000V
- Double Afficheur rétroéclairé
- Mini et maxi / gel affichage
- Extinction automatique
- Boîtier renforcé bi-matière • VAC jusqu'à 750V
- VDC jusqu'à 1000V • R : de 0,01 à 400 Ω
- Catégories EN : 61010-1 / 61010-02-031 / 61326 - Cat III 1000V
- Livré avec mallette de rangement, cordons de mesure et piles

Le testeur d'isolation **SEL-5505 12.9271 119,00 € TTC**

NOUVEAU



Thermomètres IR de PRÉCISION

- Double visée laser • Afficheur rétroéclairé
- Maxi / gel affichage • Alarme haute et basse
- Extinction automatique
- Livrés avec mallette de rangement et pile

Modèle **650 °C** : gamme -50 à +650°C / 1%

Le thermo. IR **SEL-8862 12.9559-1 59,00 € TTC**

Modèle **1000 °C** : Gamme -50 à +1000°C / ±1%

Le thermo. IR **SEL-8865 12.9559-2 84,50 € TTC**

NOUVEAU



PLAFONNIER À LED 12/24V

AMPOULES À LED
de remplacement pour feux de navigation

Signalez vous mieux tout en consommant jusqu'à 15 fois moins!

Remplacez vos vieux plafonniers gourmands en énergie par nos PLAFONNIERS DE LUXE À LEDs

- 100% lumière halogène
- 100% LEDs



Pour en savoir plus : www.navalux.fr

4W de consommation pour 30W d'éclairage

BatteryBug Que savez-vous de votre batterie?



Le moniteur qui vous dit **TOUT** sur votre batterie...

BatteryBug pour batterie 12V de servitude

12.1460-1 65,90 € TTC

BatteryBug pour batterie 12V de démarrage

12.1460-2 34,90 € TTC

Selectronic
L'UNIVERS ELECTRONIQUE

B.P 10050 59891 LILLE Cedex 9

Tél. **0 328 550 328** - Fax : 0 328 550 329

www.selectronic.fr



Catalogue Général 2009

Envoi contre 12 timbres-poste au tarif "lettre" en vigueur ou 8,00€ en chèque.

NOS MAGASINS :

PARIS : 11 Place de la Nation
75011 (Métro Nation)
Tél. 01.55.25.88.00
Fax : 01.55.25.88.01

LILLE (Ronchin) :
ZAC de l'Orée du Golf
16, rue Jules Verne 59790 RONCHIN




Clé sans fil

Compacte et bien protégée

Gert Baars

 Une commande sans fil codée peut rendre d'excellents services-: commander une alarme, l'ouverture d'une porte de garage ou le contact d'une voiture. Le circuit proposé ici, compact et très bien protégé travaille dans la bande des 433-MHz.



Le montage que nous allons décrire se compose d'un émetteur et d'un récepteur qui travaillent dans une bande ISM à une fréquence de 433-MHz. L'utilisation des bandes ISM par des applications industrielles, scientifiques et médicales est gratuite et non soumise à autorisation tant que la puissance d'émission ne dépasse pas 10-mW (10-dBm). L'émetteur est assez peu encombrant pour tenir dans le boîtier d'un porte-clés et s'alimente sur une pile lithium de 3-V. Comme il n'émet que de courtes salves, la consommation ne dépassant pas 8-mA, les 200-mAh de la pile lui suffiront pour quelques années.

Le récepteur fonctionne sous une tension de 5-V que peut lui fournir un simple bloc secteur. S'il est installé dans un véhicule, alimenté sur la batterie, nous intercalerons un régulateur 78L05. Ce régulateur sera à faible chute de tension si le récepteur est alimenté sous les 6-V de la batterie d'une moto ou d'un scooter.

Il est bien sûr essentiel que le récepteur ne réponde qu'à l'émetteur de sa clé. Nous coderons donc les informations qui lui sont destinées sur 24-bits. Ces 24-bits nous offrent un nombre de combinaisons d'un peu plus de 16 millions. Le nombre est certes impressionnant, plus concrètement: si la durée des salves du code émetteur est de 300-ms, il faudrait deux mois à un émetteur fonctionnant en permanence pour produire successivement tous les codes possibles. L'émetteur et le récepteur sont chacun équipés d'un microcontrôleur chargé sur l'un, du codage et, sur l'autre, du décodage.

L'émetteur

L'émetteur proprement dit se compose d'un MAX1472 de Maxim (**figure-1**). Ce très petit circuit intégré à huit broches contient un émetteur ASK piloté par quartz pour les fréquences de 300 à 450-MHz. Le circuit a une boucle à phase asservie (PLL) à réglage fixe avec oscillateur de référence à quartz. Ce principe rend du reste notre émetteur plus précis et plus stable que les émetteurs ISM à résonateurs à ondes de surface (SAW).

La fréquence choisie pour notre projet est de 433,920-MHz. Cette fréquence est obtenue parce que la PLL multiplie par trente-deux la fréquence

du quartz. Les tolérances des quartz sont, en général, assez faibles si bien qu'il ne sera pas nécessaire d'accorder le récepteur sur l'émetteur. La bande passante du récepteur est d'ailleurs relativement grande.

La fréquence de notre quartz est de 13,560-MHz. Nous avons trouvé ce composant chez Hong-Kong-Xtal's-[1]. Le circuit intégré de l'émetteur dispose d'un étage de sortie de 10-mW qui garantit une portée de 10-m au moins à l'intérieur d'une maison (l'auteur ne l'a essayé que dans son appartement). Une petite boucle gravée sur le circuit imprimé d'émetteur suffit souvent comme antenne mais un (trop court) dipôle semble donner de meilleurs

 


Figure-1. L'émetteur, deux circuits intégrés en tout, est très peu encombrant.

 


Figure-2. Le récepteur est un peu plus volumineux puisque le MAX1473 a besoin de quelques associés.

résultats. Pour le réaliser, nous gravons deux rayons d'environ 4-cm (largeur de 0,04" ou 1mm) sur le circuit imprimé d'émetteur.

Le circuit intégré d'émetteur dispose d'une entrée de données permettant d'appliquer la modulation ASK. La modulation de l'émetteur peut atteindre 100-kbits/s mais n'oublions pas de signaler que la fiabilité est plus grande aux plus petits débits. Comme la quantité d'informations à transmettre est relativement faible, un débit de données de 100-bits/s est bien suffisant. A ce rythme, l'expédition de 24-bits ne prendra guère que 240-ms. Une salve, avec préambule et bit de départ, dure 300-ms. Quand nous appuyons sur le bouton de l'émetteur, cette salve est émise pour une consommation totale de l'ordre de 8-mA. Une fois la salve envoyée, le contrôleur coupe immédiatement l'émetteur et se met automatiquement en veilleuse. La consommation totale tombe alors à moins de 2-mA tant que l'on appuie sur le bouton. La consommation de la pile est donc ainsi réduite à un minimum. Pratiquement, cela veut dire qu'il faut appuyer environ 1-seconde sur le bouton de l'émetteur pour envoyer toutes les données.

Pour la production et l'émission de la clé de code, l'émetteur est modulé par l'intermédiaire d'un microcontrôleur. Notre choix s'est porté sur l'ATTiny15L de Atmel, disponible dans un boîtier

DIP de huit broches. Ce contrôleur est équipé d'un générateur d'horloge RC interne qui tourne à 1,6-MHz et, si l'on utilise un octet d'étalonnage, sa dérive ne dépasse pas 1%. L'octet d'étalonnage doit être lu dans l'espace de signature interne, par exemple par le programme de programmation après la programmation de la mémoire de code flash. Il se reprogramme ensuite à l'emplacement 1023 (\$3FF) de la mémoire flash. Cette opération ne s'effectue qu'une fois, lors de la programmation du contrôleur. A chaque redémarrage, le contrôleur va lire cet octet d'étalonnage dans la mémoire flash puis l'écrit dans le registre d'étalonnage de l'oscillateur. Grâce à cela, la précision de l'horloge interne du processeur est optimale.

Le récepteur

Le récepteur se compose également d'un circuit intégré de Maxim (figure-2). Il s'agit du MAX1473 qui contient un récepteur superhétérodyne complet. Ici encore, l'étalon de fréquence, dans le cas présent, l'oscillateur local, est formé d'un oscillateur à PLL. Comme la PLL multiplie par 32 et que la fréquence intermédiaire est de 10,7-MHz, la fréquence du quartz sera de 13,2256-MHz (cf. également-[1]). Retenons de ce circuit intégré son «image-rejection-mixer», changeur de fréquence à réjection de la fréquence-

image. Il rend superflu un filtre préselecteur supplémentaire à l'entrée puisque le changeur de fréquence élimine la fréquence-image. Le nombre de composants extérieurs est ainsi réduit à une vingtaine. Le récepteur n'a pas à être accordé et sa sensibilité dépasse 1- μ V. Le circuit intégré du récepteur comporte également un filtre audio destiné à réduire le bruit et les parasites. Le filtre est suivi d'un «dataslicer», filtre limiteur ou «éminceur de données» (voir plus loin) qui règle automatiquement le point de fonctionnement et permet de délivrer des informations aussi fiables que possible même si les signaux sont relativement faibles. Le récepteur utilise également un microcontrôleur ATTiny15L. La sortie de l'éminceur de données du récepteur est couplée à une entrée du contrôleur. Le contrôleur décode les salves reçues de l'émetteur. Si les données décodées contiennent la clé correcte, il active ses deux sorties OUT1 et OUT2. La première, si le code est correct, délivre une impulsion de 1-s (prévue pour ces ouvre-porte mécaniques souvent équipés d'une gâche électrique à électroaimant). La deuxième sortie, OUT2, est un inverseur. Après avoir reçu la clé, OUT2 commute à +5-V, la fois suivante, elle passera à 0-V (bascule). Il est ainsi possible de mettre sous ou hors tension une alarme ou le contact d'une voiture, par exemple.

Le logiciel

Le logiciel comprend deux programmes séparés pour l'émetteur et le récepteur. Ces programmes comptent quelque 400 lignes. Côté émetteur (clé), le programme, à son lancement, va vérifier si une clé valide a été produite en allant rechercher dans l'EEPROM du contrôleur une certaine valeur, la 'signature' (ou l'empreinte). S'il ne la trouve pas, il produit simultanément un code de 24-bits, le dépose en mémoire EEPROM mais également sur la «signature». Il le fait une fois pour toutes et, la fois suivante, n'a plus à fabriquer sa clé. La fabrication de la clé se sert d'un générateur de nombres aléatoires qui délivre une valeur arbitraire sur 24-bits. Nous avons ce générateur en câblant un condensateur sur la broche-2 du contrôleur. L'algorithme utilisé repose sur le temps. La broche-2 est d'abord commutée en sortie et pendant, un certain temps, mise à l'état bas de façon à décharger le condensateur. Cette broche est ensuite commutée en entrée et, simultanément une résistance de rappel au niveau haut est mise en circuit. Le condensateur se charge alors à travers cette résistance mais sa constante de temps est très longue comparée au temps d'instruction du processeur. Tant que l'entrée est encore au niveau bas, la valeur de la clé, déterminée par un algorithme, varie à une vitesse excessivement rapide et varie tant que le condensateur n'est pas chargé. Une fois le condensateur chargé, la lecture de l'entrée délivre un «-1-», après quoi la valeur de la clé obtenue ainsi au hasard ne varie plus.

L'obtention du code au hasard est due à la grande lenteur du processus de charge comparée à la vitesse du processeur. La charge dure à peu près 10-000 cycles de processeur. Des essais nous ont permis de constater que le temps de charge n'était pas toujours constant. Un écart de 0,01% du temps de charge suffit pour modifier le résultat. Il n'est pas difficile d'en déduire que la probabilité que deux émetteurs fabriquent la même clé est quasiment nulle d'autant que les tolérances sur les condensateurs ne sont guère inférieures à 5%.

Lors de sa mise en service normale (mise sous tension), l'émetteur commence par lire la clé présente mais ne peut toutefois l'envoyer sans plus comme donnée. Il commence par transmettre un préambule de 50% de rap-

port cyclique précisément destiné au réglage du point de fonctionnement de l'éminceur de données côté récepteur. Les transitions de ce préambule servent simultanément à la synchronisation du récepteur sur l'émetteur. A la suite du préambule, un bit de départ prévient du moment auquel la clé est transmise et, enfin, vient la clé proprement dite. L'émetteur s'arrête aussitôt et son contrôleur passe en mode de veille de façon à épargner la pile au maximum.

Un autre programme est bien sûr nécessaire sur le récepteur qui, à la différence de l'émetteur, est toujours sous tension. Son contrôleur est toujours à l'écoute des nouvelles. S'il en détecte, il commence par contrôler le format du flot de données reçu et la bonne synchronisation du bit de départ. Il lit ensuite la clé et la compare à la valeur que contient sa mémoire EEPROM. La première fois, il ne connaît cependant pas cette valeur, déterminée aléatoirement sur l'émetteur. Il lui faut donc l'apprendre.

Pour cet apprentissage, le contrôleur dispose d'un cavalier. Lorsque ce cavalier est posé, le récepteur est en mode d'apprentissage («*learn mode*»). Quand il reçoit la clé, il la range dans son EEPROM. Pour programmer la clé dans le récepteur nous devons donc, à la première utilisation placer le cavalier et émettre le code avec l'émetteur-clé. Nous retirons ensuite le cavalier et, quand l'émetteur s'adresse à lui, le récepteur fait commuter ses sorties. Il est conseillé, pour cette procédure d'apprentissage, de retirer l'antenne de réception et d'activer l'émetteur tout près du récepteur. On atténue ainsi d'éventuels signaux parasites à 433,92-MHz.

Le chronomètre du chien de garde du contrôleur du récepteur est également activé. Une impulsion parasite de l'alimentation peut, par exemple, perturber le compteur de programme et provoquer un arrêt imprévu de l'appareil. Le chien de garde réinitialisera automatiquement le contrôleur au bout d'une seconde environ et le récepteur reprendra normalement le travail.

Codage de Manchester et éminçage

L'éminceur de données du récepteur est construit autour d'un amplificateur opérationnel du circuit intégré. Il ne s'agit en fait que d'un montage comparateur avec un niveau de réf-

rence qui s'établit automatiquement à la réception d'un signal de données dont le rapport cyclique est de 50%. Pour obtenir un signal de données dont le rapport cyclique soit bien de 50% on utilise le codage dit de Manchester.

La **figure-3** présente le circuit de l'éminceur. La constante de temps du réseau RC est grande par rapport à la période binaire des données. La composante continue de la tension sur l'entrée inverseuse est égale à la valeur moyenne du signal reçu. Pour un rapport cyclique de 50%, celle-ci se est donc précisément nulle. Comme le récepteur, en l'absence de signal mais également pour de faibles signaux, produit un certain bruit, une hystérésis est souhaitable. Elle est définie à l'aide de R1 et R2. Il est également nécessaire que l'émetteur envoie d'abord son préambule. Celui-ci se compose d'une série d'impulsions d'horloge dont le rapport cyclique est de 50% et la période beaucoup plus petite que la constante de temps de l'éminceur chargé du réglage correct.

Pour obtenir le rapport cyclique de 50% du signal, nous utilisons le codage de Manchester. Au fond, cela revient à combiner par un OU exclusif (EXOR) les données avec un signal d'horloge dont la période est égale à la durée d'un bit.

Le décodage du débit binaire original s'obtient tout comme le codage par sa combinaison avec un signal d'horloge par un OU exclusif. Le codage de Manchester présente l'inconvénient de multiplier par deux la bande passante du signal expédié mais, avec le faible débit binaire auquel nous avons affaire ici, nous n'avons pas à nous en inquiéter.

Théoriquement, l'octet issu du décodage à l'instant où l'horloge est au niveau haut est toujours égal à l'octet issu du décodage à l'instant où l'horloge est au niveau bas. Le logiciel du récepteur décode effectivement les deux octets. Le second octet est, au fond, une copie du premier. Une comparaison des deux octets tous les 8 bits après décodage, le logiciel peut vérifier finement que le minutage est correct.

Minutage

Pour le logiciel, tant du côté de l'émetteur que de celui du récepteur un bon minutage est indispensable pour les algorithmes. L'émetteur doit produire un train de bits à une fréquence déterminée et le récepteur doit pouvoir les

suivre avec une précision suffisante. C'est pourquoi l'émetteur-clé enverra au récepteur, avant les 24 bits de codage de la clé, un préambule composé d'impulsions d'horloge à une fréquence égale au débit binaire. Ce préambule est suivi d'un bit de départ qui permet au récepteur de savoir que le préambule est terminé et que les données qui suivent sont les informations proprement dites. Les ATtiny 15L des deux côtés sont cadencés par leur horloge interne RC. Leur fabricant a programmé dans le contrôleur un octet de calibrage pour ce générateur d'horloge. Cet étalonnage est toutefois prévu pour une tension d'alimentation de 5-V. Comme l'émetteur ne travaille que sous 3-V, la fréquence d'horloge de l'émetteur est plus basse. C'est pourquoi le logiciel du récepteur prévoit une donnée supplémentaire. En mode d'apprentissage (voir le paragraphe suivant), le récepteur ne reçoit pas seulement la clé de 24-bits de l'émetteur mais aussi son minutage. Les deux sont conservés dans l'EEPROM du contrôleur et utilisés après apprentissage, lorsque l'émetteur assure son service normalement.

Configuration des programmes

Le code destiné aux ATtiny de l'émetteur et du récepteur est disponible gratuitement sur le site d'Elektor sous le numéro 050364-11 (voyez la référence actuelle au sommaire). Les contrôleurs sont à programmer avec un programmeur convenable avant d'être installés sur les montages.

Il ne faut pas oublier, lors de la programmation des contrôleurs, de lire l'octet d'étalonnage dans la mémoire de signature du contrôleur et de le reprogrammer à l'emplacement 1023 (\$3FF) de mémoire flash. De même, BOD doit être coché comme actif (*enabled*) et le niveau BOD sera de 4,0-V pour le récepteur et de 2,7-V pour l'émetteur. Si le niveau BOD n'est pas programmé, le contenu des EEPROM de l'émetteur et du récepteur (qui contiennent le code de la clé) sera attaché à chaque mise en/hors service et l'appareil ne fonctionnera plus correctement.

Programmez aussi pour les fusibles (FUSES) de Tx et Rx «*very quickly power rising*» (CKSEL = 11) (montée très rapide de l'alimentation). Le bon fonctionnement du chronomètre du chien de garde dépend aussi de ce paramètre.

 


Figure-3. Schéma de l'émetteur de données du MAX1473.

Mise en service

Une fois l'émetteur complètement monté, commencez par l'activer pour qu'il produise son code et le range. Il est préférable de répéter plusieurs fois cette opération de façon à être sûr que la clé de 24-bits a été bien forgée et rangée.

Placez ensuite le cavalier J1 sur le récepteur puis mettez celui-ci sous tension, sans antenne, de façon à limiter au maximum l'intervention de signaux parasites. Maintenez l'émetteur tout près de la platine du récepteur et activez-le plusieurs fois. Retirez ensuite J1, en laissant le récepteur sous tension et réinitialisez le récepteur (arrêt/marche) sans J1. La tension d'alimentation doit à chaque fois s'annuler (à peu de chose près), vous devez donc veiller à ce que d'éventuels condensateurs électrolytiques supplémentaires se vident. Ensuite, si tout s'est bien passé, vous pouvez activer pendant 1 seconde environ la LED de la sortie OOUT1 du récepteur avec l'émetteur. Pour cet essai, appuyez pendant au moins 1-s sur le bouton de l'émetteur.

Quand tout fonctionne comme prévu, vous pouvez coupler une des sorties du récepteur à l'appareil ou au montage qu'il doit commander. Il sera sans doute nécessaire d'intercaler un étage tampon ou un relais statique.

(050364-1)

[1] Quartz utilisés

WWW.HONGKONGCRYSTAL.COM
TX: 9SMI356000E03FAFZOOO
RX: 9SMI322560E03FAFZOOO

Bobines

L1 émetteur: 3-spires fil de cuivre argenté
0,3-mm diam., bobine de 2,5-mm de section, longueur 5-mm
L1 récepteur: cf. figure 2
L2 récepteur: cf. figure 2

L'acquisition de données de réputation mondiale



DAQ Wi-Fi, simple, sécurisée

- Mesures jusqu'à 50 kéch./s/voie et 24 bits
- Cryptage de données AES sur 128 bits
- À partir de 649 €*



DAQ USB multifonction

- Jusqu'à 1,25 Méch./s et 16 bits
- À partir de 149 €*



DAQ sur PC hautes performances

- Jusqu'à 4 Méch./s/voie et 16 bits
- Options PCI et PXI Express disponibles
- À partir de 379 €*

>> Trouver les matériels DAQ les mieux adaptés à votre projet sur ni.com/daq/f

01 57 66 24 24




National Instruments France # 2 rue Hennape - 92735 Nanterre Cedex, France
Tél. : (01) 57 66 24 24 # Fax : (01) 57 66 24 14 # Société de droit américain
- capital social 1.000,00 dollars # US - 11500 N Moapa Expy, Austin, Texas
USA - 10056236 - 344 497 649 # RCS Nanterre - SIRET B 344 497 649 00022 -
APE 516J - N.I.I. FR 57344497649

©2008 National Instruments. Tous droits réservés. National Instruments, NI, et ni.com sont des marques de National Instruments. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont les marques ou les noms de leurs propriétaires respectifs. Pour plus d'informations concernant les marques de National Instruments, veuillez vous référer à la partie Terms of Use sur le site ni.com/legal.
*Prix sujets à modification. 2008-10242-301-112-4

Télécommande par téléphone portable

 avec information d'exécution et données de position GPS



Florian Schäffer

Le thème de la « commande par mobile et SMS » est, ici, réinterprété sans grands frais de circuit et avec des fonctions dont l'étendue convaincra: sorties de commande programmables 230 V, information d'exécution par SMS d'état et transmission de données GPS activée par alarme.

S'il est vrai que les télécommandes GSM sont, dans une certaine mesure, assez répandues, les solutions bon marché et fiables manquent

sous bien des aspects. Nous allons vous présenter un projet qui utilise, comme récepteur GSM avec sortie de données, des mobiles très répandus

et à des prix extrêmement intéressants (récupération). Reportez-vous à la liste des « **Caractéristiques** » et à celle des « **Applications** » pour

vous faire une idée des applications possibles.

Principe

Le critère décisif de commande est le nombre d'appels entrant sur un intervalle de 90 secondes (et non le nombre de caractères de sonnerie!). Un appel en l'espace de 90 s fait commuter la sortie 1, deux appels, la sortie 2, trois appels, la sortie 3 et quatre appels suscitent l'émission d'un SMS d'état.

Comme les appels ne sont pas pris, l'émission des instructions de commande n'est pas taxée. Seule l'émission d'un SMS d'état est comptée au tarif de la carte SIM introduite. L'inconvénient du procédé est le temps qu'il demande: entre le premier appel et la commutation d'une sortie ou l'émission du SMS d'état, il peut s'écouler de 90 à 180 secondes.

Caractéristiques

- Télécommande mondiale par mobile GSM sans frais de communication
- Trois sorties de commande: impulsion, commutation et minuterie, maxi. 230 V~, 6 A
- Une transmission de données GPS communique la position (fonction de suivi GPS)
- Des SMS d'état communiquent l'état des sorties et, en option, les coordonnées GPS
- Fonction d'alarme par SMS en cas d'alerte (en option, avec les coordonnées GPS)
- Filtrage des appels non autorisés, évitant les erreurs de commande

Applications (exemples)

- Télécommande du chauffage de voiture
- Télécommande d'arrosage
- Télécommande d'appareils domestiques (éclairage, volets roulants, etc.)
- Télécommande du chauffage (résidence principale, secondaire)
- Ouverture du portail d'entrée, des portes de garage
- Protection d'objets (détection d'intrusions)
- Localisation d'objets de valeur volés (voiture, bateau, etc.)
- Poursuite (suivi de position)

 


Figure 1. La clarté du schéma tient beaucoup au fait que le programme de l'ATmega8 réalise la plupart des fonctions.

Evaluation des appels

L'évaluation des appels compte deux modes différents (« **TelTyp** » dans le programme) qui permettent de bloquer les procédures de commande non intentionnelles dues à de « faux » appels (publicités, erreurs de numéro, etc.). Teltyp se configure avec l'interrupteur S2-2, que vous trouverez sur la **figure 1** broche 27/PC4 de l'ATmega8:

1. TelTyp = On (S2-2 fermé)

Sur le mobile appelant, la « présentation du numéro » (CLIP) doit être activée. La télécommande n'exploite que les appels de mobiles dont le numéro est enregistré dans l'annuaire de la carte SIM de son propre mobile. Les appels issus de numéros inconnus sont ignorés. Le SMS d'état est envoyé au numéro appelant.

2. TelTyp = Off (S2-2 ouvert)

Chaque appel reçu pendant la période de 90 secondes est compté. Une sécurité impose toutefois un appel de plus pour la même fonction que pour TelTyp=On. On considère en effet comme improbable une seconde erreur de numéro dans les 90 secondes. Deux appels sont donc nécessaires pour faire commuter la sortie 1, et ainsi de suite. Le SMS d'état est envoyé à la première entrée de l'annuaire de la carte SIM du mobile connecté à la télécommande.

Fonctions de commande

Comme nous l'avons expliqué, les trois sorties de commande (**Exit 1 à 3** sur la figure 1) sont pilotées par le nombre d'appels. Les fonctions des trois sorties sont cependant différentes:

1 appel: Exit1 n'est commandée que brièvement (RE1 est excité pendant une seconde).

2 appels: Exit2 peut être attaqué de deux façons différentes, en fonction de la position de l'interrupteur S2-1 sur la broche 28/PC5 de l'ATmega8. Si l'interrupteur appelé « **Exit2Typ** » dans le programme (**Exit2Typ = On**) est fermé, la sortie change d'état à chaque attaque (bascule « toggle »). Si S2-1 est ouvert (**Exit2Typ = Off**), Exit2 se comporte comme Exit 1 (RE2 est alors excité pendant une seconde).

3 appels: Exit3 se ferme pendant la durée définie par le commutateur (S1) et se rouvre ensuite (minuterie). Il est possible de définir les durées suivantes: 1, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 et 120 minutes.

4 appels: production et envoi d'un **SMS d'état**.

Tableau 1. Exemple de SMS d'état, avec module GPS connecté:

Status: TelTyp:1 Exit2Typ:0 Time:15mn Exit1:0 Exit2:1 Exit3:1 *GPS OK* 15:50:23 N52°58.0674 E012°48.3217	
Information	Signification
TelTyp:1	L'interrupteur TelTyp est ouvert
Exit2Typ:0	L'interrupteur Exit2Typ est fermé
Time:15mn	Minuterie de 15 minutes sur la sortie 3
Exit1:0	La sortie 1 est ouverte
Exit2:1	La sortie 2 est ouverte
Exit3:1	La sortie 3 est ouverte
GPS OK	Réception GPS correcte. Informations valides ("*GPS INVALID*", réception perturbée)
15:50:23	Heure UTC (temps universel coordonné)
N52°58.0674	Coordonnées GPS: 52° 58.0674' latitude nord ("52 degrés 58,0674 minutes")
E012°48.3217	Coordonnées GPS: 12° 48.3217' longitude est

SMS d'état et d'alarme

Le SMS d'état informe de l'état des sorties Exit 1 à 3 et de la position de S2-1 et S2-2 (Exit2Typ et TelTyp). En option, le SMS contient aussi les coordonnées GPS. La position de TelTyp détermine également le destinataire du SMS (voir la section « évaluation d'appel »).

La connexion d'un module de réception GPS est une option. Si un tel module est connecté, les données envoyées par le module GPS sont exploitées. Si les conditions de réception sont satisfaisantes, les coordonnées fournies sont transmises avec le SMS. Si, compte tenu de l'état du module GPS, les coordonnées sont imprécises mais disponibles, elles sont quand même envoyées avec le SMS mais avec une information sur leur qualité. Les coordonnées GPS peuvent être converties en différents formats (voir à gauche de l'encadré sur le microprogramme) ou saisies directement dans Google Maps et permettent de représenter la position sur une carte (N51 00.9892 E005 50.3189 pour le « bâtiment d'Elektor »).

Le **tableau 1** présente un SMS d'état avec module GPS connecté et en explique le contenu.

L'envoi d'un SMS peut également se déclencher par l'entrée d'alarme, sur K2, figure 1. Celle-ci est protégée par un photocoupleur et réagit aux variations du signal. Toute variation du niveau du signal en service courant, déclenche une alarme. En cas d'alerte, un SMS d'alarme est envoyé à la première entrée de l'annuaire de la carte SIM du mobile de télécommande. Le SMS indique l'alarme et, si un module GPS est connecté, également les coordonnées GPS.

Circuit et platine

La clarté du schéma (**figure 1**) doit beaucoup au logiciel de l'ATmega8 qui réalise la plupart des fonctions. La platine (**figure 2**) n'est pourtant pas très compacte puisque nous avons renoncé aux CMS et que la partie du montage réservée au 230 V est assez encombrante, avec son assez gros relais et les composants d'antiparasitage.

Nous avons déjà expliqué le rôle des interrupteurs S1 et S2. Celui de l'interrupteur de réinitialisation S3 est, ici, relativement important: le contrôleur ne prend en charge l'état des interrupteurs S1 et S2 qu'après réinitialisation ou après mise sous tension.

Une modification de la configuration de S1 et S2 n'a d'effet qu'après une réinitialisation !

La LED D5 témoigne de l'état de la réception des données GPS lorsqu'un module GPS est connecté sur l'embase mini DIN K7:

son clignotement correspond à une réception parasitée, si elle reste allumée, les coordonnées sont valides. Après mise sous tension ou réinitialisation, la LED clignote en outre environ deux secondes rapidement, si une liaison a pu être établie avec le mobile connecté (l'opération prend jusqu'à 30 secondes). Si la LED reste éteinte, la communication avec le mobile n'est pas possible et la télécommande ne fonctionne pas.

Le connecteur sub-D K6 est prévu pour la liaison série au mobile. Comme il s'agit de signaux RS-232, l'adaptateur de niveau MAX232 (IC2) ne doit pas manquer. Les picots à souder P1 à P8 placés autour de l'interface série sont les points de test des signaux et

 


Figure 2. La platine ne contient pas de CMS. Le côté 230 V, avec le relais relativement gros et les composants d'antiparasitage, en occupe presque la moitié.

des tensions d'alimentation P1 à P8. L'interface ISP (interface de programmation) du microcontrôleur est accessible sur le connecteur K8. Nous n'en aurons besoin que si nous avons à charger un autre microprogramme sur le contrôleur.

L'alimentation du montage s'applique au connecteur K1. Elle peut être issue d'un bloc secteur externe ou du réseau de bord d'un véhicule (d'un bateau, d'une caravane, etc.). Une

alimentation non stabilisée suffit, pourvu qu'elle fournisse au moins 9 V et puisse débiter au moins 1 A pour les appareils connectés (mobile et GPS). La régulation de tension, assurée par le régulateur de 5 V, IC1, est prévue pour un réseau de bord dont les tensions perturbatrices sont élevées. Le montage est protégé par le fusible F1, la bobine antiparasite L1, la diode de protection D1 et les deux diodes Schottky D2 et D3. Le « fusible » F1 est un

modèle ré-armable à CTP (coefficient de température positif) qui rétablit la tension dès que le défaut a été corrigé ou reprend son service après coupure du courant (désignations commerciales: Multifuse, Polyfuse, Polyswitch, etc.). D1 est une diode TVS (*Transient Voltage Suppressor Diode*), PK6E30. Elle se comporte comme une zener de 30 V qui serait en mesure de dériver très rapidement des crêtes de tension transitoires élevées. Chacune des deux

Liste des composants

Résistances:

R1, R3, R5, R7, R9, R11 = 1,5 kΩ
R2, R4 = 10 kΩ
R6, R8, R10 = 1 kΩ
R12 = voir le texte
R13, R14, R15 = 1 Ω/V, 2 W (voir le texte)

Condensateurs:

C1 = 220 μF/35 V
C2, C11 = 100 nF
C3 = 3,3 μF/50 V
C4, C5, C6, C7, C8 = 1 μF/16 V
C9, C10 = 22 pF
C12, C13, C14 = 0,1 μF/A (voir le texte)

Semiconducteurs:

D1 = P6KE30A, TVS, 30 V, 600 W
D2, D3 = SB320 ou 1N5820 (diode Schottky 3 A, 20 V)
D4 = LED, rouge, faible courant, 3 mm
D5 = LED, verte, faible courant, 3 mm
D6 à D9 = LED, jaune, faible courant, 3 mm

D10, D11, D12 = 1N4148
T1 à T3 = BC337, TO92
IC1 = L78S05CV, TO220
IC2 = MAX232CPE+, DIP16
IC3 = ATMEGA8-16PU, DIP28, programmé (EPS080324-41)
OC1 = PC817X2J000F, photocoupleur, DIP4

Inductances:

L1 = 40 μH/2 A (par exemple EPCOS)

Divers:


X1 = quartz 8 MHz, HC-49
RE1 à RE3 = Relais HRS4E-S (DC 5 V)
K1 = embase de connexion de bloc secteur pour circuit imprimé
K2 = borne de connexion de platine 2 contacts, au pas de 5 mm
K3 à K5 = barrette 2 contacts, au pas de 2,54 mm
K6 = connecteur sub D 9 contacts pour circuit imprimé
K7 = embase mini-DIN 6 contacts pour circuit imprimé
K8 = barrette 6 contacts, au pas de

2,54 mm
JP1 à JP3 = barrette 2 contacts, au pas de 2,54 mm
S1 = commutateur DIP 10 contacts MCRH2AF-10R
S2 = interrupteur DIL 2 contacts MCDS02
S3 = touche 1 contact pour circuit imprimé FSM4JH
F1 = CTP réarmable, 30 V, courant de maintien 1,1 A, courant de réponse 2,2 A, par exemple Multifuse MF-R110-0-99 (Bourns) ou Polyfuse 30R110 (Littlefuse) ou Polyswitch RUEF110 (Tyco), ES-LP30-110 (ESKA) = PFRA 110 (Reichelt)
P1 à P8 = picot à souder 1 mm
Supports pour IC2 (DIL16), IC3 (DIL28), OC1 (DIL6 utilisé comme DIL4)
Radiateur pour IC1 (profilé U, 25x15x20 mm, 17 K/W, fente)
Vis M3, 10 mm avec écrou (fixation du radiateur)
Boîtier bleu, transparent, 150 x 80 x 50 mm (L x l x H), par exemple Conrad 522498
Platine EPS 080324-1 ou ensemble à monter avec platine EPS080324-71

Microprogramme du matériel

Le logiciel de la télécommande GSM a été écrit en C, avec utilisation de l'environnement de développement gratuit WinAVR (version 20060125) qui, avec AVR-GCC, propose une version spéciale adaptée aux AVR d'Atmel. La principale tâche du processeur est de communiquer par l'interface sérielle avec le modem du mobile connecté. Pour les fonctions de base les plus importantes, telles que la détection des appels, l'édition de l'annuaire, etc. les téléphones disposent d'un jeu de commandes compatible Hayes, héritier des commandes AT qu'utilisaient autrefois les modems d'ordinateurs. Si l'on relie le téléphone mobile par un câble de données sérielles au PC, un simple programme de terminal suffit pour piloter le mobile – tout comme le fera le microcontrôleur par la suite.

Certains modèles de mobiles complètent par d'autres instructions le jeu habituel. Ce projet ne met pas à profit cette possibilité de façon à rester compatible avec le plus grand nombre de modèles. Nous avons quand même constaté, en cours de développement, que les fabricants de téléphones ne respectaient pas toujours les directives. Citons, par exemple, la façon dont le numéro de téléphone des correspondants (CLIP) s'affiche: le Siemens C55 compose l'information entre guillemets.

 

Activation de la présentation du numéro par programme de terminal et signalisation d'un appel.

Il n'est naturellement pas possible de tenir compte de toutes ces particularités mais, lorsque l'on développe, il est conseillé de vérifier son logiciel sur le plus grand nombre de modèles possible.

En voulant connecter un module GPS, on découvre une autre particularité: les AVR courants ne disposent que d'un USART, raison pour laquelle il est nécessaire de commander par programme une interface sérielle supplémentaire. Il est avantageux, alors, que le module GPS n'émette que des données et, pour ce faire, n'utilise qu'une rapidité de modulation lente de 4800 Bd. Comme le module GPS répète en permanence ses informations, il n'est pas non plus nécessaire de mettre en tampon les caractères reçus. On peut se contenter d'attendre la réception du jeu de données voulu lorsque l'on en a besoin. Cela permet de beaucoup simplifier le code de réception des données.

Envoi de SMS

L'envoi de SMS par téléphone mobile est, en revanche, plus compliqué. Avant sa transmission pour émission au mobile, le message doit être codé en PDU (Protocol Data Unit), avec le numéro du destinataire et quelques autres informations. Vous trouverez certes quelques rares modèles de mobiles auxquels il est possible de transmettre les informations en clair. Ils sont toutefois peu répandus et ne traitent que d'eux restreindrait par trop le choix. Une fois que l'on a compris les PDU, il est possible d'émettre des messages courts avec n'importe quel mobile sans limite.

Pour comprendre comment une PDU est construite, nous allons envoyer le message classique « Hello World » à un numéro de téléphone allemand +491231234567890. Le numéro de téléphone sera en notation internationale: +<code d'accès du pays><préfixe sans zéro initial><numéro du destinataire>. Pour le texte normal du message de 160 caractères au maximum, nous ne disposons que du jeu de caractères ASCII sur 7 bits. Le document GSM 03.38, qui décrit la structure des PDU, reproduit aussi le jeu de caractères. Le numéro du central d'émission des SMS doit déjà être programmé sur le mobile. Il en est ainsi si vous entrez et envoyez déjà directement des SMS sans autre complément avec votre mobile. Pour l'envoi du SMS, vous avez à saisir les deux lignes suivantes dans le programme de terminal:


```
AT+CMGW=26
```

```
0011000F9194211332547698F0000AA0BC8329BFD065DDF723619
```

PDU pour un SMS

Terminez la première ligne en appuyant sur Return (CR+LF). Le téléphone répond en affichant «>», prêt à recevoir. Vous envoyez alors la seconde ligne que vous terminez avec le code de commande Ctrl-Z. Le téléphone confirme la réception et, si tout s'est déroulé sans erreur, vous communiquez le numéro de référence attribué automatiquement. Ce numéro vous permet d'accéder au message enregistré dans la mémoire du téléphone, mais, en règle générale, cette information ne vous intéresse pas.

La suite de commandes affichées présente encore une petite particularité: le mobile n'a pas envoyé le SMS, il n'a fait que l'enregistrer. Tant mieux, si vous êtes encore en phase d'essai. La procédure se déroule quasiment comme une émission effective à la différence près que ça ne vous coûte rien et que vous pouvez lire et revérifier le message sur le mobile. Quand vous aurez remplacé la commande AT « CMGW » par « CMGS », le message sera émis immédiatement après sa transmission au téléphone.

 

diodes Schottky empêche la circulation d'un courant de retour, l'une en amont, l'autre en aval du régulateur de tension. La tension VRE, « découplée » par D3 de la tension d'alimentation de 5 V, sert à alimentation des trois étages de relais. Si l'on n'a pas besoin des trois

sorties, il suffit de ne pas implanter les composants correspondants sur la platine. Les sorties fonctionnent comme des interrupteurs. Lorsque les contacts de relais sont fermés, les connexions des bornes correspondantes sont interconnectées et ferment ainsi le circuit


(courant continu ou alternatif) d'une charge connectée. Comme l'indique la liste des composants, les valeurs des condensateurs et des résistances de réseaux RC d'antiparasitage des contacts de relais sont à adapter aux exigences (tension et courant sur le

Structure d'une PDU

Le nombre qui suit la commande AT est celui du nombre d'octets qui composeront la ligne suivante. Ce nombre ne tient pas compte du premier octet, qui est toujours 00, s'il n'est pas nécessaire d'indiquer le central de SMS (SMSC: Short Message Service Center). Les 26 octets suivants ont la signification suivante:

Octet (hex)	Signification
11	indicateurs d'état (flag) de message. Ils contiennent des informations sur le codage du message et sur la façon dont le téléphone doit se comporter.
00	numéro de référence. Si 00, le téléphone fournit automatiquement un numéro pour identifier le message et pouvoir y accéder.
0F	nombre de chiffres du numéro de destination. « 491231234567890 » se compose de 15 (0Fh) chiffres.
91	numéro de téléphone, a été indiqué en notation internationale.
94 21 13 32 54 76 98 F0	numéro de téléphone codé.
00	identificateur de protocole; toujours 00
00	Data Coding Scheme; paramètre identifiant le codage de l'alphabet, toujours 00
AA	durée de validité; le message est conservé 4 jours
0B	nombre de septets (et non d'octets) suivants avec le texte du message proprement dit. Il correspond au nombre de caractères du SMS. "Hello World" se compose de 11 (0Bh) caractères.
C8 32 9B FD 06 5D DF 72 36 19	écriture en octets du message codé en septets.

 Le codage du numéro de téléphone et du message proprement dit réclame une attention particulière. Celui du numéro de téléphone est relativement simple: on vérifie d'abord si le nombre de chiffre est pair. S'il ne l'est pas, on complète le numéro par un «F» à la fin. On intervertit ensuite les chiffres voisins deux par deux.



Le codage du texte du message est déjà plus pénible. Au lieu des huit bits habituels par caractère, on n'en utilise que sept. On appelle « septet » les sept bits d'un caractère. On envoie toutefois un octet au téléphone. Pour se faire, le huitième bit (MSB) du premier octet est complété par le bit le moins significatif (LSB) de l'octet suivant. Deux bits manquent donc à ce deuxième octet, qui se complète par des bits du troisième octet. Il y a plusieurs façons de faire, montrons-en une qui prend un peu de temps mais est assez facile:

1. On cherche d'abord le code hexadécimal ASCII de chaque caractère.
2. Cette valeur est ensuite convertie en binaire. On laisse tomber le MSB, toujours 0, puisque l'on n'utilise que les 127 premiers caractères ASCII).
3. Les sept bits du nombre binaire obtenus sont ensuite écrits « en miroirs », donc le bit le moins significatif à gauche et le plus significatif à droite, à l'envers.

Caractère	Hex	Binaire (7 bits)	en miroir
H	48	100 1000	00 01001
e	65	110 0101	10 10011
l	6C	110 1100	00 11011
l	6C	110 1100	00 11011
o	6F	110 1111	11 11011
	20	010 0000	00 00010
W	57	101 0111	11 10101
o	6F	110 1111	11 11011
r	72	111 0010	01 00111
l	6C	110 1100	00 11011
d	64	110 0100	00 10011

4. Les séries de bits réfléchis sont écrites à la suite l'une de l'autre, ainsi:
0001001101001100110110011011111101100001011101011111011010011100110110010011
5. On ajoute ensuite, à droite de cette chaîne, autant de zéros qu'il est nécessaire pour que le nombre de bits obtenus soit divisible par huit (sans reste!). Pour le message de notre exemple (77 bits), nous complétons donc par trois bits de remplissage:
0001001101001100110110011011111101100001011101011111011010011100110110010011000
6. La suite de bits est ensuite divisée en octets.
7. Nous faisons encore correspondre à chaque octet son image en miroir.
8. Les octets ainsi obtenus, convertis en hexadécimal, et écrits l'un à la suite de l'autre nous donnent le message codé C8329BFD065DDF723619.

Binaire (8 bits)	en miroir	Hex
0001 0011	1100 1000	C8
0100 1100	0011 0010	32
1101 1001	1001 1011	9B
1011 1111	1111 1101	FD
0110 0000	0000 0110	06
1011 1010	0101 1101	5D
1111 1011	1101 1111	DF
0100 1110	0111 0010	72
0110 1100	0011 0110	36
1001 1000	0001 1001	19

contact de commande) : pour les condensateurs C12 à 14, comptez environ 0,1 µF par ampère de charge en sortie. Pour 2 A, par exemple, nous aurons donc 200 nF. La tension de service du condensateur doit correspondre à la tension maxi-

male appliquée. Pour une tension de réseau de 230 V, choisissez un modèle de 630 V continu. Pour une charge de 230 V/2 A sur le contact, vous prendrez par exemple un MKS-4-630 de 220 nF. La platine est prévue en conséquence et son perçage tel qu'elle peut rece-

voir des condensateurs de différentes dimensions. Pour les résistances R13 à 15, le mieux est de prendre des modèles de 2 W à couche métallique et de compter 1 Ω par volt de tension de charge, donc 230 Ω pour 230 V (choix: 220 Ω/2 W).

 


Figure 3. La platine du prototype avec composants vue d'en haut.

Le photocoupleur OC1 sépare galvaniquement l'entrée d'alarme de K2 du circuit d'alarme. Comme la LED du photocoupleur n'est pas visible, la LED D6 est prévue pour indiquer le niveau logique de sortie du photocoupleur. Une alarme se déclenche quand ce niveau logique change. Quand la LED

D6 s'allume après une réinitialisation (= état de repos), l'alarme se déclenche dès qu'elle n'est plus allumée - et inversement. L'entrée d'alarme doit se câbler de telle façon que le courant qui traverse la LED du photocoupleur soit de l'ordre de 20 mA (en cas d'alerte ou au repos). Attention ici à la polarité

de la tension, la LED interne du photocoupleur pourrait ne pas supporter une inversion. La LED d'OC1 donne lieu à une chute de tension de 1,2 V, d'où nous pouvons calculer la résistance R12: $(U_{K2} - 1,2 \text{ V})/20 \text{ mA}$. Pour une tension de 12 V sur K2, par exemple, R12 sera égale à $10,8 \text{ V}/20 \text{ mA} = 540 \Omega$ (choix: 560 Ω).

L'implantation des composants sur la platine (figure 2) ne présente que deux particularités: avec la bobine Epcos (L1) que nous avons utilisée, les fils de connexion ne doivent pas être pliés trop près des extrémités du composant (capuchons). La distance minimale prescrite est de 3 mm. La seconde particularité concerne le support du photocoupleur en boîtier DIL-4. Comme il était plus facilement disponible, nous avons choisi un support à 6 contacts. On voit sur la photo (figure 3) de quel côté monter le circuit intégré. Il va de soi que l'utilisation d'un support n'est pas indispensable.

 


Figure 4. Les connexions du mobile, du module GPS et du bloc secteur sont à la face avant de la platine.

Mobile

Le mobile connecté à la platine demande une interface RS-232. Les rapidités de modulation admises sont

 


Figure 5. Aspect de l'information d'exécution par SMS d'état sur l'écran du mobile.

de 4,8, 9,6, 19,2, 38,4 et 57,6 kilobauds. Il doit être au moins compatible avec le format de données PDU pour les messages, cas de la plupart des téléphones mobiles. Nous avons essayé le montage avec des modèles répandus, Siemens C55 (+ câble de données) et S35. Il est possible qu'un autre modèle ne fonctionne pas avec la télécommande GSM du fait de fines différences d'attaque.

Le mobile doit être équipé d'une carte SIM, sous tension et abonné à un réseau. Il est préférable de couper la sonnerie et d'activer le verrouillage du clavier. Les numéros de téléphone qui doivent déclencher une télécommande et auxquels un SMS sera envoyé doivent impérativement être enregistrés sur la carte SIM et non dans la mémoire du mobile. Ces numéros seront également saisis en notation internationale, comme le montre la boîte de texte de rédaction des SMS. Ils doivent occuper la mémoire de la carte SIM en ordre croissant et continu. Enregistrez le premier numéro de téléphone autorisé (auquel le SMS d'état ou d'alarme ira aussi) à l'emplacement de mémoire 1, le numéro suivant, en 2, etc. Cet ordre n'est pas celui (le cas échéant trié) dans lequel les numéros s'affichent dans l'annuaire. Les emplacements de mémoire peuvent, en partie, être indiqués lors de l'entrée des numéros ou modifiés ultérieurement – reportez-vous au manuel du téléphone que vous utilisez.

La connexion du mobile s'effectue par l'intermédiaire d'une interface RS-232. La plupart des anciens modèles en disposent, mais il convient de dispo-

ser d'un câble de données pour relier le connecteur système du mobile à K6, connecteur sub-D à 9 contacts de la platine de télécommande. Si le câble de données nécessite une alimentation de tension, vous pouvez, normalement, la prélever sur le connecteur sub-D (« montage vampire »): 9,5 V environ sur les broches 4 et 7 - avec un cavalier en JP1. N'oubliez pas de vérifier que le schéma de votre câble de données correspond bien à la figure 1.

Il se peut que l'alimentation du câble de données par le montage vampire surcharge le MAX232 et que la liaison au mobile ne puisse pas être établie. Vous le verrez aux flancs du signal sur la broche 14 d'IC2 après réinitialisation : ils doivent atteindre ± 10 V, s'ils sont voisins de ± 5 V, ça n'est pas bon. La tension sur la broche 2 d'IC2 sera, en outre, inférieure à 9,5 V. Dans ce cas, vous devrez trouver un autre moyen pour alimenter le câble. L'implantation de condensateurs électrochimiques de 10 μ F pour C4 à C8 peut également aider. Vous pouvez aussi fabriquer un câble de données convenable à partir des informations que l'on trouve sur Internet.

Connexion GPS

La connexion d'un module GPS n'est nécessaire que si vous avez effectivement besoin de données GPS pour les SMS d'état ou d'alarme (comme sur les figures 5 et 6). Le module doit émettre des données à 4 800 bauds au format NMEA. Les données peuvent se traiter au niveau TTL ou RS-232 (env. ± 12 V). Seule la sortie de données (TxD) du module est nécessaire. La plupart des modules répondent à ces conditions. Nous avons fait nos essais avec un module GPS 41MLR et, au laboratoire d'Elektor, avec un Navilock 303P en posant le cavalier JP2 pour le niveau RS-232. Le module GPS peut se connecter sur K7 avec le connecteur mini-DIN du Navilock ou se relier directement à la platine. L'alimentation de tension de 5 V (voir la fiche technique du module GPS) peut se prélever sur la platine, par exemple sur les picots à souder P1 ou P2 (masse sur P3 et P4).

Si vous connectez en K7 un module au niveau TTL, posez le cavalier JP3 (retirez JP2! Ne posez jamais les deux ensembles). Si vous reliez directement la sortie TxD du module à la platine, vous pouvez également choisir le niveau TTL ou le niveau RS-232 (jamais les deux à la fois). La connexion directe s'effectue alors sur JP2 (pour le niveau



Figure 6. Un SMS d'alarme a été reçu avec les données GPS.

RS-232) ou JP3 (pour le niveau TTL), et précisément, sur le picot de JP2 relié à IC2/broche 8 et désigné par « RS232 » ou sur celui de JP3 relié à IC3/broche 4 et désigné par « TTL ». L'autre picot de JP2 et de JP3 reste non connecté. La photo d'introduction représente la télécommande connectée à un mobile Siemens et à la souris GPS Navilock. Le fil rouge du câble de données est prévu pour la charge de l'accumulateur du mobile (+5 V sur la broche 1 du connecteur du mobile).

(080324-1)

Liens

WinAVR:

<http://sourceforge.net/projects/winavr>

Jeu de commandes AT pour téléphones GSM/GPRS:

www.communicase.com/multitech/gprs_at.pdf

Spécification technique GSM 03.38:

www.mobilecity.cz/doc/GSM_03.38_5.3.0.pdf

Collection en cours de données techniques sur les modèles de mobiles:

www.mikrocontroller.net/articles/mobile

Codeur - décodeur PDU en ligne:

<http://twit88.com/home/utility/sms-pdu-encode-decode>



Convertisseur de coordonnées en ligne:

www.cache-test-dummies.de/tools/koordinatenumrechnung

Page de projet de l'auteur:

www.blafusel.de/misc/mc_gsm.html

C-Display

  

Chris Vossen

Dans le numéro de Mai 2008 nous avons proposé une solution graphique adaptée aux débutants pour les applications de pilotage, de mesure et de contrôle. Pour ceux qui préfèrent la programmation en C et qui n'ont donc pas besoin de l'interpréteur Basic pré-installé, ce présent petit montage et son logiciel, disponible gratuitement sur le Net, tombent à pic.

D'abord : Le module d'affichage intelligent [1] (**figure 1**) est fourni par Elektor avec un interpréteur TinyBasic [2] préprogrammé. Si vous voulez continuer à utiliser TinyBasic – à des fins d'apprentissage ou d'expérimentation ou parce que vous avez déjà développé un bon logiciel pour la carte – vous pouvez arrêter de lire la suite sachant que la reprogrammation de la carte avec un programme en C compilé écrasera irrémédiablement l'interpréteur Basic. Si cela devait arriver accidentellement nous pouvons vous retourner l'interpréteur dans le cadre de notre service « Produits » mais cela entraîne des frais pour toutes les parties concernées.

Cet article s'adresse à ceux qui n'ont pas besoin de l'interpréteur TinyBasic et qui préfèrent programmer en C. Pourquoi ne leur rendrions-nous pas la vie plus facile ?

Le contrôleur M16C [3] du module d'affichage n'est pas qu'un grand frère du R8C, connu de beaucoup de lecteurs. Les ressemblances vont plus loin : Le R8C est en fait un M16C « dégraissé » avec le même cœur. Contrairement au

R8C, le M16C possède un bus 16 bits entre le cœur et les périphériques et dispose, en plus, d'un contrôleur DMA.

Les avantages indéniables des petits contrôleurs 16 bits dont nous avons eu

 


Figure 1. Le module d'affichage intelligent est une solution adaptée aux débutants pour les applications de mesure et de contrôle.

l'occasion de parler dans le cadre de notre grand projet R8C [4], sont aussi valables pour le M16C. Il existe en effet un compilateur C gratuit et très puissant. Ajoutons à cela qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'un programmeur dédié puisque la programmation se fait par le biais d'un port RS-232. Signalons, pour finir, qu'il y a, sur le site Internet d'Elektor une section consacrée au projet [4] et un Forum [5] proposant nombre de codes source, donnant des réponses et fournissant des trucs et astuces pour ce contrôleur très apprécié.

Les logiciels

Avant que l'on ne puisse s'adonner au plaisir de la programmation il faut commencer par installer les logiciels. Respectez l'ordre des étapes en cours d'installation. Commencer par l'installation du moniteur/débogueur KD30 et installer ensuite le compilateur C NC30 avec son environnement de développement HEW. Ainsi, HEW identifiera le débogueur et l'intégrera correctement. Installer ensuite le débogueur pour l'intégrer dans l'EDI. Ainsi, plus tard, il suffira de démarrer le HEW pour voir apparaître le tout sur l'écran. Il faudra, pour finir, installer le « Flash Development Toolkit » (FDT) de Renesas, un outil qui sert à transférer les programmes dans le contrôleur.

Les logiciels de Renesas sont disponibles sur le site d'Elektor – c'est leur distributeur bien connu, Glyn [6], qui a gracieusement préparé ce set de programmes pour ce projet. On trouvera, sur les pages Internet qui accompagnent cet article [7], non seulement les téléchargements, mais aussi une notice d'installation.

Le montage

Le M16C a une interface de débogage intégrée qui comprend un port synchrone et un port asynchrone. Le mode asynchrone est très facile à utiliser car il ne requiert rien de plus qu'un adaptateur de niveaux RS-232. Ce dernier peut prendre la forme de quelques transistors ou encore celle du fameux MAX232, solution que nous avons adoptée ici. En mode asynchrone l'entrée CLK du circuit intégré doit être connectée à la masse. Le schéma (figure 2) est donc très simple. Le PC est connecté à K1 et le module d'affichage à K2. Il est possible d'utiliser une nappe 10 brins équipée du bon connecteur (interconnexion 1:1). Les

 



Figure 2. Notre interface de programmation ne contient qu'une poignée de composants.

broches CNVss et CE déterminent le fonctionnement du processeur après l'application de l'alimentation ou un redémarrage. Si elles se trouvent toutes deux au niveau haut le processeur démarrera en mode programmation. Si la broche CNVss est au niveau bas le processeur démarre l'exécution de son programme. Nous utilisons un cavalier pour fixer le niveau haut ou bas sur la broche CNVss. En l'absence de cavalier l'entrée est forcée au niveau bas par une résistance de 10 kΩ. Pour entrer dans le mode programmation il faut enficher le cavalier et appuyer sur le bouton-poussoir de réinitialisation (reset). Après le chargement de l'application il suffit d'enlever le cavalier et d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton-poussoir « reset » pour démarrer le programme.

Premier projet

Au démarrage du « High-performance Embedded Workshop » on voit apparaître une fenêtre offrant le choix entre commencer un nouveau projet ou ouvrir un projet existant. Utiliser « File/Open Workspace » pour ouvrir un projet existant. Pour un premier essai vous pouvez télécharger notre programme de test depuis la page Internet du projet [7]. Après ouverture vous y trouvez tous les fichiers qui en font partie. Le code source prend la forme du fichier avec l'extension .c (figure 3). Avant la compilation il est demandé si l'on souhaite une version « debug » ou une version « release ». Pour une version « release » choisissez sous

 « Build/Build Configurations » l'option « Release ». Lancer la compilation ensuite avec « Build/Build All ». Avec cette commande le code source est compilé, lié (link) et puis écrit dans un fichier Mot(orola) dans le répertoire \Release. Le progrès est visualisé au



Liste des composants

Condensateurs :

C1 à C5 = 1 µF/16 V

Semi-conducteurs :

IC1 = MAX232CPE

Divers :

- K1 = connecteur Sub-D 9 points femelle
- K2 = connecteur à 10 contacts Amp Micro-Match
- JP1 = cavalier
- S1 = bouton-poussoir
- Platine 080422-1 via The PCBShop

 


Figure 3. Vue de l'environnement de développement HEW.

bas de la fenêtre « Build ». Si tout va bien vous obtenez à la fin le message tant attendu : « Build Finished 0 Errors, 1 Warning ». L'avertissement « Warning (In30) : License has expired, code limited to 64K (10000H) Byte(s) » n'est pas très grave. La version gratuite du compilateur est limitée à 64 Koctets, taille plus que suffisante pour la grande majorité des projets !

Top départ !

Le « Flash Development Toolkit » sert à charger l'exécutable dans le contrôleur. Cet outil existe en version complète et en version basique qui est suffisante dans la plupart des cas. Au premier démarrage accepter pour l'instant les paramètres proposés par défaut (plus tard vous pourrez les modifier en passant par le menu « Options/New Settings »). Choisir le contrôleur (M30291) et le protocole « Kernel » du haut (voir figure 4). Dans la fenêtre suivante choisir le port à utiliser. La troisième fenêtre demande une vitesse de communication pour

la connexion avec le contrôleur ; choisir 9600 bauds. Ensuite, connecter le module d'affichage intelligent à l'interface de programmation et cette interface au port COM indiqué. Implanter le cavalier JP1 et appuyer une fois brièvement sur le bouton-poussoir de redémarrage. Le microcontrôleur est maintenant en mode amortissement et attend que lui arrivent des données. Les exécutables

en format « Motorola Hex » peuvent être chargés directement. Après avoir indiqué le chemin du fichier, lancer la programmation avec « Program Flash ». Ce processus prend quelques secondes en effet, il y a d'abord effacement de la mémoire Flash puis transfert du nouveau programme. Si tout a fonctionné comme il se devait on est salué par un message de succès. Enlever le cavalier JP1 et appuyer brièvement sur le bouton-poussoir de « reset » : le programme démarre !

(080422-1)

 


Figure 4. FDT, l'outil de programmation gratuit, permet une sélection du contrôleur.

Le Module d'affichage intelligent est disponible à l'e-commerce Elektor sous le n° 070827-91.

Liens Internet

- [1] www.elektor.fr/070827
- [2] www.tinybasic.de
- [3] www.m16c.de
- [4] www.elektor.fr/R8Cstart
- [5] www.elektor.fr/R8Cforum
- [6] www.glyn.de
- [7] www.elektor.fr/080422

Voir votre montage publié !

Elektor est, mois après mois, à la recherche

d'auteurs/concepteurs techniques freelance

Alors, n'hésitez pas à nous contacter pour des plus d'infos sur les possibilités excitantes de voir vos projets publiés à intervalle plus ou moins régulier. N'ayez crainte, vous ne seriez pas le premier.



Elektor Electronics Worldwide
Clemens Valens, Rédacteur en Chef
Télécopie-: +31 46 4 378 161
E-mail-: redaction@elektor.fr

PCB-POOL®
Prix très concurrentiels pour les PCBs prototypes

1 EUROCARD
+ **Outillage**
+ **Photoplots**
+ **TVA**

€49^{,-}
*Ce prix ne comprend pas les frais de port.

Appel Gratuit!
0800-903 330


Calculez votre devis immédiatement en ligne
Outillage /Set-up indus
Aucun montant minimum
Livraison ponctuelle garantie
Garantie de qualité ISO 9001

WWW.PCB-POOL.COM

Les antennes

Théorie & pratique

 ➔ En savoir plus pour émettre et recevoir plus



NOUVEAU

elektor
CHOPPE

Dans sa nouvelle édition 2009, cette bible des antennes devient l'ouvrage de référence pour les radioamateurs, les techniciens et les ingénieurs. La première partie traite de la propagation des ondes dans l'espace et sur les lignes ainsi que des caractéristiques fondamentales des antennes (gain, rayonnement, courant, tension...). Cette étude théorique est suivie de réalisations pratiques : antennes filaires, antennes à gain, antennes THF, antennes courtes, antennes à large bande et multibandes, antennes de réception. La dernière partie est consacrée aux ultimes réglages : adaptation des impédances, appareils de mesure, conseils de sécurité (poussée du vent, résistance des matériaux, pylônes et haubans, foudre...).

472 pages • 14 x 21 cm • 48,50 €

Elektor / Publitronic SARL
1, rue de la Haye
BP 12910
95731 Roissy CDG Cedex
Tél. : +33 (0)1.49.19.26.19
Fax : +33 (0)1.49.19.22.37
E-mail : ventes@elektor.fr

Informations complémentaires et catalogue complet sur
www.elektor.fr/e-choppe

Contrôleur à clé USB



Enregistrement de mesures avec ATmega

Burkhard Kainka

La plupart des microcontrôleurs ne souffrent pas d'un excès de mémoire de données. Une mémoire externe sous forme de clé USB est une solution parfaite. Elle permet de repiquer sans difficulté les données sur un PC. L'accouplement d'une clé et d'un microcontrôleur posait encore récemment des problèmes. La puce « Vinculum » de FTDI rend l'opération absolument indolore !

La puce Vinculum a été mise au point par l'entreprise FTDI [1]. Elle permet d'équiper toutes les applications embarquées imaginables d'une fonctionnalité d'hôte USB (il ne s'agit donc pas que d'une simple interface USB). Les cartes et appareils qui en sont équipés peuvent accueillir par exemple des clés mémoire USB. « Vinculum » gère le système de fichiers FAT et

décharge le concepteur de la majeure partie de son travail.

Bon pour bricoler

Le substantif « Vinculum » provient du latin et signifie « lien » ou « liaison ». La puce assure aussi sans problème la liaison entre un petit contrôleur 8 bits

et une clé USB. Même un ATmega88 peut devenir l'heureux détenteur de plusieurs gigaoctets de mémoire externe.

Rien ne vaut le module VDIP1 [2] pour développer ses propres applications : toutes les connexions de la puce « Vinculum » aboutissent à un connecteur DIP (voir la photo en tête d'article et la **figure 1**). Les premiers essais peu-

 


Figure 1. Raccordement du module VDIP1 (Source : fiche technique [2]).


 


Figure 2. Premiers tests avec un adaptateur USB/série.

 

et Vinculum

vent donc être effectués avec un panneau de connexion ou une carte perforée pour montage expérimental. Les principales connexions sont résumées dans le **tableau 1**.

J3 et J4 permettent de sélectionner divers modes de fonctionnement série et parallèle de la puce. Nous utiliserons ici l'interface série de la puce Vinculum. Pour ce faire, J3 et J4 sont insérés dans VCC (direction broches 13/14). Les niveaux disponibles sont TTL. Un microcontrôleur peut donc être raccordé sans composant d'interfaçage. Établissons comme premier essai la communication avec la puce Vinculum par le programme de terminal PC Terminal.exe [3]. La plupart des ordinateurs ne sont plus équipés d'une interface série. Il faut faire appel à

Connexions importantes du module Vinculum	
Broche 1 : VCC	à +5V
Broche 6 : AD2	sortie données TXD
Broche 7 : GND	à la masse
Broche 8 : AD1	entrée données TXD
Broche 10 : AD4	ligne de protocole de transfert CTS, à GND

un convertisseur USB/série, par exemple au module DIP UM232R (comme dans la **figure 2**). Le câble USB/série de FTDI [4] convient aussi très bien. Le module VDIP1 doit être alimenté en 5 V. Tout fonctionne à 3,3 V en interne, mais les connexions sont prévues pour 5 V. Un microcontrôleur alimenté en 5 V pourra donc être raccordé sans précautions particulières. Un dernier avertissement avant de

nous lancer : ne jamais oublier de retirer la clé mémoire USB **avant** de mettre le module Vinculum hors tension. Des expériences pénibles ont montré qu'il pouvait s'ensuivre une perte totale des données. Dès que la clé est raccordée à un PC, celui-ci propose un reformatage...

Test avec terminal

La puce Vinculum possède deux jeux de commandes. Un « Extended Command Set » est prévu pour les tâches orientées texte. Il existe aussi des commandes formées d'un octet (Short Command Set) envoyées par exemple à partir d'un microcontrôleur. Le mode activé après un redémarrage est toujours le mode texte. Ces 2 modes peuvent être testés commodément avec le programme Terminal.exe. Il permet de commuter facilement entre la communication par octets et le mode texte. Ouvrir le terminal avec les réglages « 9600:N,8,1 » (voir la **figure 3**). Ne pas raccorder immédiatement de clé USB. Saisir ensuite DIR <Enter> (majuscules et minuscules équivalentes). Vinculum nous informe alors de l'absence de support.

Raccordons maintenant une clé USB et « Vinculum » répondra poliment :
Device Detected P2 No Upgrade D:\>

Saisissons de nouveau DIR <Enter>. Le contenu du répertoire est affiché. Comme jadis sous DOS, les noms des fichiers sont affichés en format 8.3 s'ils sont assez courts. Les noms de fichiers plus longs sont affichés en raccourci. CHAP1 DIR SDR DIR TEXT.TXT D:\>
Pour afficher un fichier texte

contenant « Hello <CR> » :
RD TEXT.TXT <Enter>

Hello
D:\>

L'utilisation de sous-répertoires est tout aussi simple.

Il n'est pas aussi facile d'écrire dans un fichier. Les commandes cruciales sont Ouvrir, Écrire et Fermer :

OPW file <Enter>
WRF dword <Enter> Donnees
CLF file <Enter>

Le processus d'écriture requiert d'indiquer exactement le nombre d'octets à enregistrer. Ce nombre est transféré sous forme de nombre de 32 bits (dword). La commande WRF peut être exécutée plusieurs fois tant que le fichier est ouvert pour transférer des blocs de données. Notre application BASCOM ci-dessous contient un exemple.

On peut passer au Short Command Set (SCS) pour accélérer le transfert des données :

SCS <Enter>
Vinculum répondra aussi par de courts octets (13 corres-

 


Figure 3. Communication avec Vinculum par Terminal.exe.

Extended Command Set	Short Command Set (Hexadecimal Codes)	Function
DIR↵	01 0D	List files in current directory
DIR·file↵	01 20 file 0D	List specified file and size
CD·file↵	02 20 file 0D	Change current directory
CD·..↵	02 20 2E 2E 0D	Move up one directory level
RD·file↵	04 20 file 0D	Reads a whole file
DLD·file↵	05 20 file 0D	Delete subdirectory from current directory
MKD·file↵	06 20 file 0D	Make a new subdirectory in the current directory
MKD·file·datetime↵	06 20 file 20 datetime 0D	Make a new subdirectory in the current directory Also specify a file date and time
DLF·file↵	07 20 file 0D	Delete a file
WRF·dword↵ data	08 20 dword 0D data	Write the number of bytes specified in the 1 st parameter to the currently open file
OPW·file↵	09 20 file 0D	Open a file for writing or create a new file
OPW·file·datetime↵	09 20 file 20 datetime 0D	Open a file for writing or create a new file Also specify a file date and time
CLF·file↵	0A 20 file 0D	Close the currently open file
RDF·dword↵	0B 20 dword 0D	Read the number of bytes specified in the 1 st parameter from the currently open file
REN·file·file↵	0C 20 file 20 file 0D	Rename a file or directory
OPR·file↵	0E 20 file 0D	Open a file for reading
OPR·file·date↵	0E 20 file 20 date 0D	Open a file for reading Also specify a file access date
SEK·dword↵	28 20 dword 0D	Seek to the byte position specified by the 1 st parameter in the currently open file
FS↵	12 0D	Returns the free space available on disk if less than 4GB is free
FSE↵	93 0D	Returns the free space available on disk
IDD↵	0F 0D	Display information about the disk if disk is less than 4GB

Figure 4. Principales commandes de fichier (Source : Firmware Manual [5]).

pond par exemple à CR) :
62 13

La commande ECS permet de revenir à l'Extended Command Modus. Le « Vinculum Firmware User Manual » [5] contient des commandes supplémentaires, voir la figure 4.

Mise à jour du micrologiciel

Il est préférable de toujours disposer de la version du micrologiciel (firmware) la plus récente. La page de téléchargement de Vinculum [6] contient toujours le fichier du micrologiciel

« VDAP » le plus récent (fichier ftrfb_main_03_65VDAPF.ftd lors de la clôture de la rédaction). Le transfert du nouveau micrologiciel avec la clé USB est un jeu d'enfant. Il doit être copié dans le répertoire de base du support et renommé « ftrfb.ftd » [7]. Le raccordement de la clé fera apparaître les messages suivants :

```
Device Detected P2 Found It Change MAIN Reflasher Active
.....
.....
.....
```

```
.....
..... Rebooting
Ver 03.65VDAPF On-Line: Device Detected P2 No Upgrade
D:\>
```

Vinculum avec ATmega

Assez joué, passons à une application réelle. Un microcontrôleur, en l'occurrence un ATmega88 (par exemple sur la carte AVR CC2), est raccordé au module VDIP1 par ses lignes RXD (PD0) et TXD (PD1). Les lignes sont bien entendu croisées : TXD à RXD et RXD à TXD (voir la figure 5).

Le microcontrôleur doit lire un fichier « ToDo.txt » contenant les instructions de mesure, interpréter celles-ci et écrire les données de mesure dans un deuxième fichier « Log.txt ». Le système de mesure pourrait alors être installé définitivement à l'endroit prévu. L'utilisateur édite un fichier de commande sur le PC et l'enregistre sur la clé USB. Ensuite, il insère la clé dans le système à microcontrôleur et laisse la mesure se dérouler. Il suffit de retirer la clé où sont enregistrées les données à la fin des mesures. Les données mesurées peuvent alors être évaluées sur le PC.

Structure d'un fichier de commande :

- Nombre de points de mesure : (Word) 0...65535
- Intervalle de mesure en ms : (Word) 0...65535
- Nombre de canaux de mesure : (Word) 1...8

Contenu du fichier ToDo.txt pour 100 mesures, 1000 ms et 2 canaux :
100
1000
2

Il suffit d'utiliser par exemple Notepad de Windows pour créer ce fichier. Il faut seulement veiller à ce que la dernière ligne se termine aussi par <Return>. La fin de chaque ligne du fichier est donc toujours formée des caractères étendus CR et LF. Il faut en tenir compte lors de la lecture par le microcontrôleur.

Programme de mesure

Notre programme de mesure est implémenté en Bascom-AVR [8] pour un ATmega88. L'échange de données sérielles avec le module Vinculum ne

nécessite en principe que les commandes *Print* et *Input* ainsi que *Put* et *Get* pour les octets individuels. Une légère imperfection se cache toutefois dans les détails : en Bascom (comme dans d'autres dialectes de Basic), la commande *Print* insère CR (ASCII 13) et LF (ASCII 10) à la fin de chaque ligne. Vinculum n'apprécie toutefois pas LF comme dernier caractère. Il serait lu comme premier caractère de la commande suivante. Celle-ci passe alors pour une « Bad Command » et est confirmée comme telle. On peut toutefois éliminer les deux caractères de fin de ligne en terminant la commande *Print* par un point-virgule (print «dir»);. Il faut alors réintroduire explicitement CR. Un exemple :

```
print «dir» + Chr(13);
```

Mentionnons que le programme Vinculum.bas ne fait pas appel au

 


Figure 5. Raccordement d'un module VDIP1 à un ATmega88.

mode « Short-Command ». Seules les « longues » commandes texte sont utilisées.

La longueur en écriture des lignes de données est transmise dans 4 octets (dword) exactement. C'est un pro-

Listage 1 :

petit enregistreur de données

```
'Bascom ATmega88, Vinculum
```

```
$regfile = «m88def.dat»
```

```
$crystal = 16000000
```

```
Baud = 9600
```

```
Open «com1:» For Binary As #1
```

```
Dim Samples As Word
```

```
Dim Delays As Word
```

```
Dim Channels As Word
```

```
Dim N As Integer
```

```
Dim I As Integer
```

```
Dim L As Integer
```

```
Dim S As String * 20
```

```
Dim Ad As Integer
```

```
Config Portb = Output
```

```
Config Adc = Single , Presca-
```

```
ler = Auto , Reference = Off
```

```
Start Adc
```

```
Echo Off
```

```
Do
```

```
Input S
```

```
Loop Until S = «D:\>»
```

```
Portb.0 = 1
```

```
Waitms 1000
```

```
Print «rd todo.txt» + Chr(13);
```

```
Input Samples
```

```
Get #1 , L
```

```
Input Delays
```

```
Get #1 , L
```

```
Input Channels
```

```
Get #1 , L
```

```
Input S
```

```
Print «OPW Log.txt» + Chr(13);
```

```
Input S
```

```
For N = 1 To Samples
```

```
S = «»
```

```
For I = 1 To Channels
```

```
Ad = Getadc(i)
```

```
S = S + Str(ad)
```

```
If I < Channels Then
```

```
S = S + Chr(9)
```

```
Next I
```

```
S = S + Chr(13) + Chr(10)
```

```
L = Len(s)
```

```
Print «WRF <»;
```

```
Put #1 , 0
```

```
Put #1 , 0
```

```
Put #1 , L
```

```
Put #1 , 13
```

```
Print S ;
```

```
Input S
```

```
Waitms Delays
```

```
Next N
```

```
Print «CLF log.txt» + Chr(13);
```

```
Input S
```

```
Portb.0 = 0
```

```
End
```

Publié

L'offre pertinente pour vos Circuits Imprimés professionnels

EURO
CIRCUITS

On-line: calculez vos prix
On-line: passez vos commandes
On-line: suivez vos commandes
On-line: 24H/24 & 7J/7

Pas de minimum de commande !
Pas de frais d'outillages !

11-14 - NOV - Electronica 2008 - A5-161

Une équipe novatrice à votre écoute: +33 (0)3 86 87 07 85

www.eurocircuits.fr

Verified

Nouveau - Pochoirs Pooling

A la carte

On demand

- "Standard pooling" à prix très attractifs
- de 1 à 6 couches
- de 1 à 1000 pièces
- délais à partir de 3 jours ouvrés

- "Technologie pooling" à prix attractifs
- de 1 à 8 couches
- de 1 à 1000 pièces
- délais à partir de 3 jours ouvrés

- "Technologie particulière" au juste prix
- de 1 à 16 couches
- de 1 pièce à la moyenne série
- délais à partir de 3 jours ouvrés

 


Figure 6. Évaluation des données avec Excel.

blème... qui disparaît si on utilise la commande *Put*. Dans notre cas, la longueur d'une ligne de données, même avec le nombre maximum de 8 canaux, se situe bien au-dessous de 255 caractères. Nous n'avons donc besoin que d'un octet et envoyons, par exemple dans le cas d'une longueur de 16 caractères, quatre fois « Put » avec les octets 0, 0, 0 et 16. Pourquoi envoyer ces octets au moyen de 4 commandes « Put » plutôt que comme chaîne de caractères ? Un octet nul dans une chaîne de caractères indique la fin de celle-ci. Voilà pourquoi l'instruction « Put » est toujours utilisée quand les données à envoyer contiennent des zéros.

Petit problème résolu

La lecture du fichier de commande cause un autre petit problème. L'instruction Basic « Input Samples » lit une valeur numérique dans la variable Samples. L'opération se termine lorsqu'un CR apparaît. Il est toutefois suivi d'un LF dans le fichier. Il faut l'attraper avec *Get* pour qu'il ne perturbe pas les données entrantes qui suivent. On rencontre aussi régulièrement dans le code source un « Input S » ne servant apparemment à rien. Il est introduit aux endroits où la puce Vinculum confirme la fin d'une action par D:\>. On atteint ainsi deux objectifs. ATmega n'envoie de nouvelles données que lorsque les précédentes ont été traitées. On évite

aussi la présence de « déchets non recyclables » dans le tampon des données du microcontrôleur. Le résultat final se trouve dans le **listage 1**.

Le moment est venu de tester l'ensemble. Insérons la clé USB dans le système à microcontrôleur. La clé est reconnue après une seconde environ, le fichier de commande est lu. ATmega fait passer sa broche PB0 à l'état haut et indique, par exemple au moyen d'une DEL, que la mesure est en cours et qu'il ne faut pas retirer la clé. La DEL du module VDIP indique que les données sont écrites régulièrement chaque seconde. La mesure se termine au bout de 100 secondes et PB0 retourne à zéro. On peut alors retirer la clé et l'insérer dans le PC. Le fichier Log.txt nouvellement créé contient actuellement les mesures acquises :

```
11 11
11 11
11 11
54 1023
91 698
113 471
etc.
```

Le caractère de tabulation (ASCII 9) séparant les différents canaux facilite l'évaluation avec Excel.

Le diagramme Excel de la **figure 6** indique ce qui a été mesuré avec le petit circuit de la **figure 7** : l'échange de charge entre deux condensateurs différents reliés par une résistance. Le plus petit des deux fait 100 µF et était chargé à +5 V de façon répétée en pressant le bouton. Question de concours : quelle est la capacité du plus gros condensateur électrolytique ?

Comme d'habitude, le logiciel est téléchargeable depuis la page web de cet article.

Le module VDIP-1 est disponible dans l'e-Choppe sous le référence 071152-91.

Liens sur le Web

- [1] www.vinculum.com/documents.html
- [2] www.vinculum.com/documents/datasheets/DS_VDIP1.pdf
- [3] www.b-kainka.de/pcmessfaq.htm
- [4] <http://www.elektor.fr/magazines/2008/juin/cable-usb---serial-ttl.500289.lynkx>
- [5] www.vinculum.com/documents/fwspecs/UM_VinculumFirmware_V205.pdf
- [6] www.vinculum.com/downloads.html
- [7] <http://staff.ltam.lu/feljc/electronics/basicom/vinculum1.pdf> (en allemand)
- [8] www.mcselec.com

 


Figure 7. Petit circuit de mesure.


Cours BASCOM-AVR

2^e partie

Comment utiliser les ports de l'ATmega

Burkhard Kainka

 Les ports constituent les relations du microcontrôleur avec le monde extérieur. On s'en sert pour lui transmettre des commandes ou recueillir des informations. Vous allez voir, à l'aide d'exemples de programmation, quelques-unes parmi les innombrables applications possibles.



Le feuillet de caractéristiques (**figure 1**) est éloquent, la structure des ports de l'ATmega est complexe. Ils servent, au choix, d'entrée ou de sortie, avec ou sans résistance de rappel. Il y a (par port d'E/S) trois registres importants : le registre de direction des données (DDRx), celui de sortie (PORTx) et le registre d'entrée (PINx). En outre, le bit PUD permet de débrancher toutes les résistances de rappel en même temps. Nous allons ensemble, à titre d'exemple, réaliser des manipulations sur le port B.

dans l'exemple pour montrer, expérience à l'appui, que l'on peut facilement oublier la différence. On pourrait interroger le port B et lire par méprise PORTB.

On se demanderait alors pour quelle raison rien ne se produit et on se lancerait fébrilement dans un dépistage d'erreur. Comment se fait-il, alors qu'il y a un manifestement 5 V sur les entrées, que je lise un zéro ? La réponse, c'est que je ne peux pas lire le PORTB sans interroger PINB.

Lecture des entrées

Après une mise à zéro, le registre de direction des données contient la valeur nulle, toutes les lignes sont configurées en entrées. Le registre du port est aussi ramené à zéro. Le port est alors à haute impédance et se comporte typiquement comme une entrée CMOS (**figure 2**). Lors de la lecture de PINB, on obtient des valeurs aléatoires qui fluctuent fort si l'on touche les entrées.

Le **listage 1** utilise le port B comme entrée. Sur le terminal, on aura par exemple les résultats suivants :

```
63
0
61
0
```

Les états d'entrée lus sur PINB fluctuent, mais le registre PORTB reste obstinément à zéro. Il n'y a pas lieu de s'en étonner, puisque rien ni personne n'a modifié le registre de sortie. C'est bien pourquoi une comparaison a été prise

 


Figure 1.
Un port de l'ATmega.

 


Figure 2.
Une entrée CMOS ouverte.

Port de sortie

Le deuxième exemple utilise le port B comme sortie. Dans ce but, il faut d'abord commuter le registre de direction dans le sens de la sortie. En BASCOM-AVR, il existe deux manières de le noter. On peut passer par l'inscription dans le registre (Ddrb=255) ou par la version Basic (Config Portb = Output), les deux ont le même effet.

Pour exécuter le deuxième test, il faut changer l'instruction de saut au début du listage en Goto Test2 et ensuite recompiler.

La sortie du port proprement dite s'obtient par l'assignation Portb = 85. Le **listage 2** montre aussi les deux façons de rédiger, en chiffres hexadécimaux (&H55) ou en nombre binaire (&B01010101). Ici, les huit lignes du port B ont été munies de LED (**figure 3**) qui servent à une démonstration dansante (Boogie-woogie à LED).

Sur le Mega32, les huit lignes sont généralement disponibles. Sur le Mega8 ou le Mega88, il y en a deux de moins la plupart du temps, parce que PB6 et PB7 servent en même temps à raccorder l'oscillateur à quartz. Donc, une fois que l'oscillateur à quartz a été sélectionné par fusibles, ces lignes ne sont plus à disposition sur le port B. Cela vaut également pour toutes les fonctions spéciales de chaque port. Si par exemple on utilise le UART matériel, les lignes PDO et PD1 ne peuvent plus servir de port.

Résistances de rappel

Quand il faut examiner des entrées équipées par exemple d'interrupteurs ou de photocoupleurs à collecteur ouvert, une résistance de rappel (*pull-up*) reliée à V_{CC} est nécessaire pour forcer, au repos, l'entrée à l'état logique 1. S'il n'y en a pas de prévue à l'extérieur, on met en service les résistances internes (**figure 4**). À cet effet, il suffit de mettre au niveau bas les bits de DDRx et de commuter les bits de PORTx (**listage 3**).

Avec des entrées ouvertes, le programme délivre les résultats suivants :

 


Figure 3.
Branchement d'une LED.

Listage 1

Lecture de l'état des ports

```
`Bascom ATmega Ports
$regfile = «m88def.dat»
$crystal = 16000000
Baud = 9600
Goto Test1
```

```
Test1:
Dim D As Byte
Do
  D = Pinb
  Print D
  D = Portb
  Print D
  Waitms 300
Loop
```

```
63
255
63
255
```

Chaque ligne de port ne peut plus alors qu'être mise à la masse (GND) pour fournir un état « 0 ». Si l'on branche par exemple PBO à la masse, l'entrée du port indiquera 62 à la lecture. Dans ce cas, un courant proche de 100 μ A circulera, ce qui signifie que la résistance de rappel a une valeur voisine de 50 k Ω (le feuillet de caractéristiques renseigne entre 20 k Ω et 100 k Ω).

Mesure de capacité

La diversité d'architecture des ports de l'ATmega permet la construction d'un capacimètre très simple pour des condensateurs entre 1 nF et 10 μ F. L'échantillon à mesurer se branche directement au port PBO et, grâce au câblage interne (**figure 5**), c'est déjà fini. Le programme du Test 4 (**listage 4**) commence par décharger le condensateur par un état bas actif. Il connecte ensuite la résistance de rappel qui va charger le condensateur. Le programme détermine le temps nécessaire pour que le port soit reconnu au niveau haut, donc que la tension y ait atteint une valeur d'environ 2,5 V. Le temps de charge peut alors, à l'aise, être converti proportionnellement en valeur de capacité. Naturellement, le programme doit être étalonné individuel-

Listage 2

Ports de sortie

```
Test2:
Config Portb = Output
`Ddrb = 255

Do
  Portb = 85
  Portb = &H55
  Portb = &B01010101
  Waitms 200
  Portb = 170
  Portb = &HAA
  Portb = &B10101010
  Waitms 200
Loop
```

Listage 3

Utilisation des résistances de rappel

```
Test3:
Ddrb = 0
Portb = 255
`Pullups
Do
  D = Pinb
  Print D
  D = Portb
  Print D
  Waitms 300
Loop
```

lement, en raison des dispersions tant sur la résistance de rappel que sur la hauteur de la tension de seuil du port concerné. Le mieux consiste à utiliser pour cela un condensateur de valeur connue comme référence et d'adapter le facteur de calcul (0,0730) en conséquence. Le résultat est sujet à certaines fluctuations, mais dans de nombreux cas, il se révèle d'une précision suffisante. Voici quelques mesures successives prises comme illustration :

```
1009 nF
1001 nF
1005 nF
1002 nF
```

Commande de moteur pas à pas

Qui ne dispose, remisé au fond d'un tiroir, d'un moteur pas à pas tel que ceux des anciens lecteurs de disquettes 5 pouces 1/4 ou d'une vieille imprimante ? Avec les ports et le pilote ULN2003 à collecteur ouvert de la carte de test ATM18, il est facile de le commander (**figure 6**). Il nous faut quatre sorties de port, prenons les lignes PC0 à PC3. Lors du raccordement de charges inductives comme les moteurs ou les relais, il faut prendre garde à ce que les diodes de protection internes de l'ULN2003 soient branchées. Vous les trouverez à la broche 9 de la puce comme

Listage 4

Mesure de capacité

```
Test4:
`C-meter 1 nF .. 10µF
Dim T As Word
Dim C As Single
Dim S As String * 10
Do
  T = 0
  Ddrb.0 = 1
  Portb.0 = 0
  `low Z, 0 V
  Waitms 1000
  Ddrb.0 = 0
  Portb.0 = 1
  `Pullup
Do
  T = T + 1
Loop Until Pinb.0 = 1
C = T * 0.0730
C = Round(c)
Print C ; « nF «
Loop
```

 


Figure 4.
Une résistance interne de rappel.

 


Figure 5.
Principe de la mesure de capacité d'un condensateur.

à la broche 8 de K6. Nous devons ici raccorder la tension totale de l'appareil. Elle est disponible sur la broche 2 (VIN) de K2. Selon le moteur, on connectera sur K1 du 6 V à 12 V.

En plus du moteur, il y a deux boutons reliés à PB0 et PB1 pour le faire aller vers la gauche ou vers la droite.

Le programme BASCOM est très simple. Il comporte une coordination des quatre phases dans les variables Phase(1) à Phase(4). Si le moteur se contente de vibrer, c'est qu'il convient d'échanger les phases. Cela évite de devoir modifier le câblage.

Les sections de programme Test5 jusqu'à Test7 dans Ports. bas (à télécharger sur www.elektor.fr) contiennent divers exemples de commande de moteurs pas à pas. On peut en prime construire un voltmètre à aiguille avec ce moteur.

(0802551-1)

 


Figure 6.
Raccordement d'un moteur pas à pas sur la carte de test ATM18.

Bienheureux les Vélo à Assistance Électrique (VAE) à construire

Thijs Beckers

Elektor ne serait pas Elektor si nous ne faisons pas quelques expériences avec les VAE qui entrent en scène ces derniers temps. Naturellement un matériel tout prêt n'est pas aussi attrayant que celui qu'on assemble soi-même. Cherchons donc des vélos en kit. Où allons-nous les chercher ? Ben oui, sur eBay !

L'électronique est toujours un sujet chaud ! Témoin le Segway et les vélos à assistance électrique qu'on voit émerger de plus en plus souvent dans le paysage urbain. Un Segway est peut-être difficile à construire soi-même, mais le remplacement d'une roue (parce qu'en fait il ne s'agit que de cela) est à la portée de la plupart des gens. Alors attaquons la construction du kit de vélo à assistance électrique !

Une gourmandise exotique...

est d'autant plus délicieuse qu'elle vient de loin, c'est vrai le plus souvent. Le kit que nous avons commandé pour cette revue est fabriqué en Chine. L'emballage contient un circuit de commande du moteur, un jeu de manettes de freins avec interrupteurs, un capteur pour les pédales et une roue avec moteur incorporé. Le paquet a atterri dans notre laboratoire par l'intermédiaire d'un importateur allemand, après avoir parcouru la moitié du tour de la terre, pour être finalement monté sur un vélo d'occasion. Le diamètre de la roue (24 pouces) n'est pas

exactement adapté au vélo, mais ça ne doit pas gêner notre plaisir.

Technique

Les trois câbles électriques qui sortent du boîtier de contrôle nous permettent de déduire qu'il s'agit d'un moteur sans balais (*brushless*). Bien que le connecteur XLR pour le raccordement de l'accu soit encore convenable, les fiches de connexion du moteur sur le contrôleur ne sont pas, malheureusement, de la meilleure qualité. Il y a un risque non négligeable de les voir brûler après un certain temps d'utilisation...

Le boîtier du contrôleur abrite un Atmega48V10, un micro-contrôleur AVR à huit bits avec 8 K de ROM flash programmable *in situ*. Il semble que l'équipement en connecteurs est prévu pour permettre la mise à jour (ou le *hacking* ?) du micro.

Viennent ensuite une demi-douzaine de MOSFET robustes, type P75N75 de STMicroelectronics, capables de rien moins que 80 A.



Le kit se compose d'une roue avec moteur incorporé, deux poignées avec interrupteurs, un capteur du mouvement des pédales, une poignée de « gaz » et un boîtier de commande.



cyclistes

soi-même



Le boîtier est d'une seule pièce en aluminium extrudé, avec des volets d'obturation sur deux faces latérales. Les MOSFET de puissance se trouvent sur un côté du boîtier, isolés, contre la paroi de façon à pouvoir dissiper leur chaleur. Pendant nos parcours de test, avec le circuit et les accus dans une sacoche par commodité, le boîtier de commande s'est passablement échauffé. Cette solution ne convient pas pour une utilisation en continu et il vaut mieux monter le contrôleur nu dans le courant d'air. Nous avons de vrais doutes quant à l'étanchéité à l'eau du boîtier. Les connecteurs non plus ne sont pas adaptés à nos climats humides. Tout cela risque bien de poser des problèmes.

Par le numéro de téléphone sur le circuit imprimé, nous avons pu remonter à l'usine de fabrication chinoise *Jiaying City*. Il semble que le circuit n'ait pas passé tous les tests pour l'utilisation dans l'Union Européenne : il manque les marques RoHS, CE, KEMA et autres.

La roue vient de la firme *Nine Continent* à Wenling en Chine et répond à la norme RoHS.

Pratique

Le premier problème auquel nous nous heurtons est que la roue est trop large. Nous avons élargi quelque peu (prudemment) la fourche avant pour pouvoir y loger la roue. Naturellement, la première fois le moteur tournait dans le mauvais sens. Faites donc attention avant de fixer tous les câbles.

La roue tourne un peu moins librement que la roue normale à laquelle nous sommes habitués. Pour l'achat du pneu, il faut faire attention aussi : 24" ne sont pas toujours 24"... Comme il y a différentes dimensions, le plus simple est d'emporter la roue. Le montage de la poignée de « gaz » s'est fait assez facilement. Le diamètre du tube du guidon est manifestement le même en Chine et en Europe.

La roue et la poignée montées, le circuit et l'accu dans la sacoche, le moment est venu de la balade d'essai (voir les photos). Les poignées de frein et le capteur de pédale doivent bien sûr être raccordés (voir l'encadré sur les directives européennes) mais le moteur fonctionne aussi sans eux. Les poignées de frein contiennent un interrupteur qui coupe le



Le vélo en action



moteur quand on freine. Ne pas installer le capteur des pédales apporte un « avantage » annexe : la poignée de gaz est toujours active. Il n'est donc pas nécessaire de pédaler pour mettre le moteur en marche. ATTENTION : il est illégal de circuler ainsi.

L'avantage du moteur électrique sur le moteur thermique est souvent négligé : un moteur électrique a un couple même à l'arrêt, alors que le moteur thermique doit d'abord monter en régime. Le premier tour du laboratoire s'est passé bien trop vite, aussi avons-nous délocalisé le test à l'extérieur. Il est vrai que les accus étaient tout neufs et devaient être un peu « travaillés », mais cela n'a guère posé de problème. Le moteur est parfaitement capable de mener le vélo à quelque vingt-cinq kilomètres à l'heure, sans même que nous ayons à pédaler. Essayons aussi sans limiteur...

Hélas notre VTT réformé ne s'est pas métamorphosé en un monstre de rapidité indomptable ; il a tout de même roulé un peu plus vite. Nous avons atteint environ 30 km/h sans vent. Le couple du moteur reste le même, donc on ne grimpe pas de pente plus raide, avec ou sans le limiteur.

Il est apparu aussi que quand les 30 km/h sont atteints, le « pédalage auxiliaire » (pour aider le moteur) n'a pas de sens. Cela signifie que les kilomètres-heure au-dessus des trente seront dus exclusivement à vos mollets. Il reste que c'est une prestation appréciable pour un vélo ordinaire pour lequel on n'a besoin ni de permis, ni d'assurance ni de quoi que ce soit d'autre. Une assurance de votre responsabilité civile est tout de même recommandée, parce que l'accident est toujours au coin de la rue.

Nous n'avons pas trouvé de problème avec ce vélo à traction avant, il se comporte normalement pour le reste.

Encore un conseil pour les accus. Les accus à charge et décharge rapide sont les plus indiqués pour l'utilisation sur un vélo électrique. La firme *Huijzer Components* nous a conseillé la série EVX de CSB. Les accus sont montés en

série pour atteindre les 36 V nécessaires. ATTENTION : cette tension n'est certes pas mortelle, mais les accus sont capables de délivrer un courant suffisant pour souder ! Ceux qui envisagent d'acheter ce genre de kit directement en Chine feront bien de prendre en compte les frais d'importation et de transport. Ils augmentent le prix d'un bon 30%, sinon plus (en fonction du prix du port). En résumé, on peut dire qu'un tel kit pour 200 euros est une bonne « mise à niveau » pour le vélo, même s'il faut être attentif à la protection du circuit et des accus.

Avec nos remerciements à *Huijzer Components* (www.huijzer.com) pour la mise à disposition des accus.

Liens Internet

www.velectris.com



www.cycleszen.com

Directives de l'Union Européenne

Dans l'Union Européenne, les vélos peuvent être équipés d'un moteur électrique auxiliaire. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies :

- le moteur électrique ne doit pas entraîner seul le véhicule, mais seulement aider le travail des pédales ;
- la puissance maximale du moteur ne doit pas dépasser 0,25 kW ;
- à partir d'une vitesse de 25 km/h, le moteur électrique ne doit plus délivrer de puissance.

  La platine de commande compacte avec un connecteur qui permet de re-programmer le microcontrôleur.



La Réglementation

Tous les appareils électriques doivent être construits de telle manière à ce qu'ils respectent les normes définies par le pays dans lequel ils sont utilisés. Les normes ont pour effet de protéger contre un choc électrique tant lors d'une utilisation dans des conditions normales qu'en cas de panne. Il faut de ce fait que soit exclu tout risque d'entrée en contact avec des pièces de l'appareil véhiculant normalement une tension dangereuse ou pouvant être amenées à en véhiculer une en cas de panne par enrobage ou mise en place de capots voire leur implantation à des endroits inaccessibles. Il est également possible d'opter par une limitation des tensions et courants à des endroits accessibles à dessein voire involontairement par un dispositif de limitation de courant et/ou tension ou par une mise à la terre. L'intensité du courant présentant un danger pour le corps humain varie d'un individu à l'autre et dépend du mode de contact au corps, de la fréquence et de la durée d'application du courant. Il faut prendre les mesures de protection adéquates pour éviter un courant traversant le corps de plus de 30-mA. Les appareils dotés d'une connexion au secteur sont subdivisés en 3-classes d'isolation, les alimentations devant, outre l'isolation de base, être dotées de dispositifs de protection adaptés à la classe d'isolation.

Classe I

Les appareils de classe-I se caractérisent par le fait que leurs pièces sous tension accessibles qui pourraient devenir, au cas où l'isolation basique s'avérait défectueuse, dangereuses en cas de contact sont reliées à la ligne de masse du secteur (le cas échéant par le biais d'un câble flexible). Ainsi, en cas de défaillance de l'isolation primaire aucune pièce ne peut se mettre à véhiculer de tension. Si l'appareil est doté d'un câble secteur déconnectable, l'embase secteur de l'appareil doit être dotée d'un contact de terre en saillie. Le conducteur de terre (vert/jaune) ne doit jamais

servir à une autre fonction que celle de mise à la terre et sa section ne doit pas être inférieure à celle des fils de phase et de neutre (bleu). Outre cela, les appareils de classe-I peuvent être pourvus d'une isolation double ou renforcée. On peut également rencontrer des parties protégées par TBTS (Très Basse Tension de sécurité) ou impédance différentielle (au cas où il a risque de contact avec des pièces sous tension).

Classe II

Les appareils de classe-II ne comportent pas de connexion de terre. La protection ne repose pas uniquement sur l'isolation de base mais aussi sur des dispositions constructives, à savoir: **Enveloppe en matériau isolant:** Toutes les pièces sous tension accessibles sont englobées par un matériau isolant durable. Toutes les pièces conductrices ou non (vis, agrafes, etc.) qui traversent l'enveloppe d'isolation doivent, à l'intérieur de celle-ci, être doublement isolée. Si l'on remplaçait une vis en plastique par sa version métallique, l'isolation serait sinon réduite à néant.

Coffret métallique: Dans ce cas le coffret durable est en métal, l'isolation supplémentaire étant obtenue une isolation interne complète double ou renforcée. Il se peut qu'un appareil combine ces deux variantes.

Classe III

Les appareils de Classe-III sont alimentés uniquement par le biais de sources de courant à tension de sécurité extrêmement fiables. Les transformateurs locaux alimentant ce type d'appareil doivent comporter une isolation de sécurité selon les normes. Les parties sous tension de service lors du fonctionnement ne doivent pas être en liaison avec la ligne de terre ou quelque autre ligne active d'autres boucles de courant. Les fiches des appareils de classe-III ne doivent pas comporter de contact de terre; il doit de plus, physiquement être impossible de les enficher dans des prises pour tensions plus élevées. Si la tension d'alimentation se situe en-deçà de 25-V en alternatif ou de 60-V en continu, il n'est pas nécessaire de prévoir de protection anti-contact. Les appareils de classe-III où l'on rencontre des tensions supérieures à 50-V CA ou 120-V CC au maximum (valeurs maximale de la classe-III) doivent eux être dotés d'une protection empêchant tout contact direct avec les pièces en question.



Figure-3. Fiche et embases d'entrée secteur de châssis.

Dans la pratique

Entrée secteur

Dans la pratique, ces règles de sécurité concernent plus spécifiquement l'utilisation de la tension du secteur de 230-V. La règle numéro-1 est de veiller à concentrer autant que possible les pièces véhiculant la tension du secteur, ce que l'on peut réaliser à l'aide d'une embase secteur de châssis (cf. figure-3). On trouve ce type d'embases avec et sans contact de terre, sur certains modèles à fusible et interrupteur secteur intégré ou encore avec filtre secteur. Si l'on n'utilise pas ce type d'embase le câble secteur doit être doté d'un dispositif anti-arrachement. Sur les appareils de classe-I la ligne de mise à la terre vert-jaune est à connecter

directement au niveau de l'entrée du contact PE ce dernier ayant une connexion conductrice avec le coffret et -si possible- avec le noyau du transformateur.

L'interrupteur

L'interrupteur secteur doit avoir une tension de service de 250-V-CA, caractéristique souvent indiquée sur le dos de l'interrupteur à côté du courant de mesure. Il est souvent indiqué (entre parenthèses) la valeur du courant de mesure dans le cas d'une charge inductive ou capacitive. En cas de connexion d'un moteur il faut donc tenir compte de la valeur entre parenthèses. Il faudra se limiter d'utiliser, à proximité de l'alimentation que des composants respectant les normes (interrupteur secteur, porte-fusible, etc.). Tous les interrupteurs secteur devraient être bipolaires. Il existe des exceptions à cette règle (adaptateurs secteur, etc.), qui, dans le cas d'une réalisation personnelle ne permettent que peu de gain en encombrement. Les fusibles et composants des filtres anti-parasitage ne doivent pas être mis hors tension par leur biais, mais peuvent et devraient l'être si possible.

Câblage

Le câblage interne de parties se trouvant à la tension du secteur requiert un soin particulier. Les lignes actives doivent avoir une section d'au moins 0,75-mm², section fonction du courant nominal de l'appareil. La ligne de terre aura la même section. Pour des raisons de sécurité on préférera le câble secteur à isolation double (H05VV-F) à sa version simple isolation (H05V-F). Les âmes doivent être connectées aux contacts à vis ou à cosses de l'embase secteur. Il ne saurait en aucun cas être question de souder le câble secteur directement à la platine ou lui faire subir quelque effort mécanique que ce soit. Les extrémités de câble devant être vissés à une borne doivent être dotées d'une protection anti-usure sous forme d'enveloppe métallique. Il est hors de question de torsader et de souder le fil car il se peut que l'on ait affaire à une soudure froide.

Il faut veiller, dans le cas d'appareils de classe-I, à ce que la ligne de terre soit reliée à toutes les pièces potentiellement conductrices avec lesquelles il y a un risque de contact, et donc aussi aux axes de potentiomètres et radiateurs. Il faut en outre veiller à une ventilation adéquate des différents sous-ensembles électroniques. N'omettez jamais un fusible se trouvant sur le schéma. Dans le cas de réalisations-maison on optera comme courant maximal du fusible retardé au primaire, pour une intensité de courant supérieure de 25% au courant mesuré. S'il faut protéger le secondaire il faudra choisir comme courant pour le fusible rapide (qui sera mi-retardé ou retardé dans le cas de charges inductives ou capacitives) pour l'intensité du courant de fonctionnement de l'appareil.

Transformateurs

Pour des raisons de sécurité, on optera toujours, pour des réalisations personnelles, pour des transformateurs de sécurité ou des transfos à isolation galvanique. Ces transfos portent le symbole suivant:

- Transfo de sécurité protégé contre les courts-circuits
- Transfo de séparation non-protégé contre les courts-circuits


Les transfos prétendus protégés contre les courts-circuits comportent une protection en température intégrée (limitation en température) ou doivent être protégés à l'aide d'un fusible calibré.

Les transfos non-protégés contre les courts-circuits doivent, en fonction des données du fabricant, être protégés soit en entrée soit en sortie. Lors du câblage côté entrée (côté secteur) d'un transformateur il faut effectuer une fixation supplémentaire des lignes actives de manière à ce qu'elles ne puissent jamais entrer en contact avec la partie secondaire (voir large quant aux écarts de sécurité >1-cm). Ne pas utiliser d'autotransformateur pour l'alimentation d'appareil vu qu'ils ne possèdent pas d'isolation galvanique entre le côté «entrée» et le côté «sortie».

En fonction de leur construction, les transformateurs se laissent catégoriser dans les classes de sécurité-I à III, ce qui simplifie la réalisation d'appareils.

Vérifier, mesurer et tester

Il faut, à intervalle régulier fonction de la fréquence d'utilisation, vérifier le niveau de sécurité des appareils électriques. Citons au nombre de ces vérifications la continuité du système de mise à la terre (courant de test de 25-A, résistance de boucle >0,1-Ω) mais aussi l'état et la fixation du câblage interne. Lors d'une intervention sur un appareil à des fins de mesure, de test ou de réparation il faut prendre des mesures de sécurité spéciales. On alimente l'appareil par le biais d'un autotransformateur (varioc). On ne connecte jamais qu'un seul appareil (16-A max.) à un varioc. Tout emplacement de travail doit être doté d'un interrupteur de sécurité de personne. Un interrupteur-déjoncteur activé à un courant de fuite de 30-mA constitue une sécurité suffisante.

 

Exemple d'appareil de classe-II

- 1.- Câble secteur à prise moulée bipolaire
- 2.- Dispositif anti-arrachement
- 3.- Porte-fusible
- 4.- Interrupteur secteur bipolaire (normé pour classe-II)
- 5.- Connexion à l'interrupteur secteur par cosse et dispositif anti-arrachement
- 6.- Câble secteur à double isolation
- 7.- Écart entre bornes du primaire vers le corps du transfo ou autres pièces de 6-mm au minimum (pour tension au secondaire <250-V)
- 8.- Câble de section cuivre minimale de 0,75-mm² pour intensité <6-A
- 9.- Fixation solide de la platine au fond du coffret avec respect d'un écart suffisant (>6-mm, compte tenu des picots et de la flexion)
- 10.- Les pièces pouvant être touchées (axes de potentiomètre, embases) peuvent être mises en contact galvanique avec le coffret
- 11.- Boîtier plastique. Dans le cas de boîtiers métalliques, une double isolation des boucles du primaire et du secondaire est nécessaire



Avec PoE le réseau est au courant

Stefan Tauschek

Ce qui est d'usage commun depuis des temps immémoriaux en téléphonie fait maintenant son apparition sur le LAN : l'alimentation électrique par le câble réseau de l'appareil connecté. 13 W sont ainsi disponibles selon la norme PoE 802.3af, mais le successeur PoE+ (802.3at) promet déjà 30 W. Vous en expliquer le principe, voilà notre but, avec une pincée de théorie en plus.

PoE (**P**ower **o**ver **E**thernet), du courant par Ethernet, permet d'alimenter en énergie toutes sortes d'appareils, un point d'accès, peut-être, ou une webcam. Si l'utilisateur se réjouit de ne plus devoir chercher laborieusement une prise de courant libre, en revanche, il y avait de quoi donner la migraine aux constructeurs : c'est que pour équiper complètement un commutateur (switch) de 24 ports en PoE+, il faut presque compter sur 1 kW de puissance installée. Disposer d'alimentations à découpage à haut rendement et d'une gestion de puissance irréprochable est donc une obligation.

La norme PoE de IEEE

L'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) a


validé la norme de PoE sous la référence 802.3af. Elle définit le transport conjoint de données et de courant électrique sur les câbles réseau (généralement Cat5 ou Cat5e). Depuis lors, on travaille déjà à une extension du standard (802.3at, PoE+) qui permettra d'augmenter la puissance de manière à alimenter les ordinateurs portables, les téléphones vidéo ou des bornes d'accès WLAN sans alimentation propre.

PoE nous fait penser au bon vieux système de téléphonie analogique sur lequel l'alimentation de l'appareil terminal est assurée par le câble téléphonique lui-même (la paire a/b) sous forme de source fantôme. La norme PoE redonne vie, en quelque sorte, au principe puisqu'elle autorise le fonctionnement d'un téléphone VoIP sans alimentation individuelle ni bloc secteur, exactement comme le téléphone analogique de grand-papa.

À fin fil, peu de jus

À l'heure actuelle, les conditions pour faire passer de la puissance électrique sur un réseau Ethernet ne sont pas vraiment favorables. Les conducteurs du câble Cat5 généralement en usage, qui ont la dimension AWG24, donc seulement 0,5 mm de diamètre, opposent chacun une résistance de 94 Ω /km et même un peu plus, du fait qu'il s'agit de torons et pas de conducteurs pleins. En limitant à 100 m la longueur de segment d'un réseau Ethernet et en utilisant quatre fils du câble pour PoE, on peut compter près de 10 Ω de résistance de ligne. S'il faut alimenter de la sorte un appareil qui consomme par exemple 10 W sur 5 V, donc à faire circuler un courant de 2 A, cela conduirait (si l'on ose dire) à une chute de tension en ligne de 20 V et une dissipation répartie de 40 W !

Figure 1.
L'alimentation en courant peut se faire par un PSE Endspan (commutateur ou concentrateur équipé du PoE) ou par un PSE Midspan avec des commutateurs ou concentrateurs normaux. L'utilisateur raccordé s'appelle alors PE, périphérique Ethernet.

 

La conséquence est évidente : pour diminuer les pertes, il faut prévoir côté récepteur un convertisseur CC/CC, alimenter la ligne à plus haute tension pour y réduire le courant, puis abaisser la tension au profit du courant pour s'accorder aux nécessités de l'appareil terminal. Dans la norme PoE, la tension nominale est de 48 V (latitude entre 36 et 57 V) pour un courant maximum de 350 mA et rester ainsi dans un domaine de sécurité conforme à la norme SELV [1].

Il est vrai qu'avec ces valeurs la chute de tension est appréciable ($0,35A \times 10 \Omega = 3,5 V$), donc une perte d'environ 1,2 W sur le câble réseau, mais avec un convertisseur CC/CC à la source et un autre chez l'utilisateur, on obtient une tension d'alimentation bien stable.

Topologie PoE

Comme l'illustre la **figure 1**, un système PoE se compose d'un PSE (**P**ower **S**ourcing **E**quipment) et en aval, des **P**owered **D**evelopes, des appareils alimentés que nous appellerons **P**ériphériques **E**thernet (PE). Parmi les PSE, on distingue encore entre appareils *Endspan* et *Midspan*. Les premiers fournissent des données et du courant, les seconds laissent transiter les données et y ajoutent le PoE.

On peut, comme à la **figure 2**, se servir en 10BaseT et 100BaseT des broches inutilisées des connecteurs RJ45, 4 et 5 pour le (+), 7 et 8 pour le (-), ou alors comme à la **figure 3**, réaliser une alimentation fantôme sur les lignes de données 1, 2, 3 et 6.

Avec une alimentation fantôme, on met à profit le fait que la liaison Ethernet réalise, à l'aide de transformateurs, une séparation galvanique aux deux extrémités. Il est dès lors possible d'appliquer une tension continue sur les conducteurs par le biais de la prise médiane du transformateur sans nuire à la qualité des signaux. Cette forme de PoE est généralement préférée, du fait que sur les installations existantes, on n'est pas sûr que les « paires de réserve » dans les câbles et les prises sont effectivement disponibles. Sur l'Ethernet Gigabit, il n'y a plus de paires libres, puisque la transmission des données s'effectue via quatre signaux différentiels, ce qui occupe les huit conducteurs.

Mise en service du PoE

Quand on veut mettre en service le système du côté PSE, il convient d'abord de se renseigner sur les besoins en puissance des PE qui y sont connectés et s'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit quelque part sur le réseau. C'est pourquoi la norme PoE définit un protocole de signalisation qui, lors de la séquence d'amorçage, détecte les informations nécessaires et assure une gestion économique de l'énergie.

Après une mise à zéro ou lors du démarrage, une « *sequence signature detection* » commence (la surface jaune de la figure 4). Le PSE envoie sur les lignes une rampe de tension dans l'intervalle de 2,7 à 10 V avec une pente de 0,1 V/ μ s, vérifiée par deux mesures l'impédance du PE connecté et détermine s'il y en a effectivement un. Si l'impédance est comprise entre 15 et 33 k Ω , la phase de classement commence. Avec une autre impédance, l'alimentation de cette liaison est désactivée.

Pour reconnaître la classe de puissance du PE pendant la phase de classement, le PSE envoie alors une tension entre 14,5 et 20,5 V. Le PE va consommer un courant qui le caractérise, sa signature, qui indiquera sa catégorie de puissance au PSE, lequel met alors à sa disposition la puissance demandée. Selon la norme 802.3af, il y a cinq classes de puissance (cf. **tableau 1**).

 


Figure 2. En Fast Ethernet, l'alimentation peut passer par les deux paires libres du câble.

 


Figure 3. L'alimentation fantôme utilise les conducteurs de transmission des données et est aussi compatible avec l'Ethernet Gigabit.

 


Figure 4. Le protocole de signalisation en PoE selon 802.3af.

Quand la classe a été déterminée, le PSE élève la tension de l'alimentation fantôme à la valeur nominale de 48 V. Malgré les pertes dans le câble, le PE devrait au moins recevoir du 37 V sous 350 mA (= 12,95 W).

On distingue donc trois phases : la détection, le classement et finalement la mise en service. Il y a aussi une chro-

Classe	Usage	Signature	Puissance PSE	Puissance PE
0	optionnel	< 5,0 mA	≤ 15,4 W	0,44...12,95 W
1	optionnel	10,5 mA	≤ 4,0 W	0,44...3,84 W
2	optionnel	18,5 mA	≤ 7,0 W	3,84...6,49 W
3	optionnel	28,0 mA	≤ 15,4 W	6,49...12,95 W
4	réservé	40,0 mA	réservé	réservé

 


Figure 5. Avec la norme 802.3at, il faut deux impulsions pour réaliser la phase de classement.

 


Figure 6. Le contrôleur AS1135 est livré en boîtier QFN qui mesure 5x5 mm !

 


Figure 7. Synoptique d'un convertisseur CC/CC pour PoE avec AS1135.

nométrie à respecter. Point de repère pour l'impulsion de signature : elle dure au maximum 30 ms avec une pause de 12 ms en PoE+.

Davantage de puissance

La norme PoE à venir, 802.3at alias PoEplus ou PoE+, reste compatible avec la précédente 803.3af et autorise jusqu'à 30 W vers le PE. Elle prescrit pour le câblage le Cat5e, mais rehausse la gamme de tension, passant de 44 à 57 V vers 50 à 57 V. Le courant maximal varie aussi, de 350 mA à 720 mA et la température du câble ne peut pas dépasser 45 °C.

Un PSE au nouveau standard peut cohabiter avec d'anciens PE. À l'inverse, un nouveau PE ne pourra jamais demander à un ancien PSE de lui fournir 30W. Pour que tout fonctionne, il a fallu étaler le classement. La **figure 5** montre que deux impulsions de classement sont alors prévues.

Selon PoE+, un PE doit d'abord s'identifier comme appareil de classe 4 avec un courant de signature de 40 mA. Lors de l'impulsion suivante il doit de nouveau se faire reconnaître par un courant de signature de 40 mA. Un appareil au standard PoE ignore la seconde impulsion, ce qui permet de différencier clairement un PE selon PoE d'un nouveau en PoE+.

Mise en pratique

De nombreuses firmes comme Linear Technology, Texas Instruments ou National Semiconductor ont déjà forgé des solutions dans le silicium. Cependant, en raison de la haute intégration, un constructeur encore relativement récent sur le marché, Akros Silicon, est rapidement allé plus loin.

Fabriqués en procédé CMOS à haute tension, les contrôleurs PoE AS1113, AS1124, AS1130 et AS1135 se distinguent par leur petit format et leur haut degré d'intégration. La puce AS1113 satisfait à la norme 802.3af et fournit une puissance de 13 W. Plus récente, la puce AS1135 pour le PoE+ délivre une puissance de sortie allant de 13 à 30 W. Comme les différents circuits intégrés pour PoE de chez Akros Silicon sont compatibles broche à broche entre eux, les fabricants de systèmes peuvent réutiliser la même platine pour des appareils à plus faible ou plus forte puissance sans avoir à recommencer un développement spécifique complet.

Les convertisseurs CC/CC à couplage en courant des puces PoE disposent des fonctions de démarrage en douceur et de la limitation de courant. Avec les composants externes nécessaires, elles permettent de réaliser les structures de repliement (*flyback*), de régulateur amont et aval et chacune pour des appareils qui nécessitent de rester isolés ou non. Pour atteindre un rendement particulièrement élevé, le circuit de démonstration équipé d'un AS1135 utilise un genre de redressement actif dans lequel la diode de commutation ordinaire au secondaire a été remplacée par un FET de puissance commandé en synchronisme. Cette astuce élimine la chute de potentiel inévitable du seuil de la diode Schottky, qui peut dépasser 0,5 V, et lui substitue la résistance de canal extrêmement basse d'un MOSFET moderne. On épargne du même coup jusqu'à 0,5 W de perte et même davantage à plus fort courant.

PoE+ avec AS1135

Le projet concerné se base sur un circuit de référence d'Akros Silicon. La puce AS1135 [2] est le premier contrôleur adapté à la norme provisoire 802.3at (préliminaire 3.0), donc celle qui maîtrise l'impulsion double pour le classement. Elle est en outre rétrocompatible et peut servir d'adaptateur PE dans les terminaux aussi bien que de PSE sous la norme PoE.

Le contrôleur CC/CC à haut degré d'intégration commande un commutateur de puissance externe, surveille le courant dans la bobine primaire du transformateur et offre la fonction de démarrage en douceur. La fréquence de commutation du contrôleur peut se régler dans le domaine de 100 à 500 kHz à l'aide d'une simple résistance. Dans le circuit témoin, on a choisi 350 kHz. On n'est même pas obligé de bobiner soi-même le transformateur, des exemplaires compatibles sont déjà disponibles auprès des distributeurs Würth Elektronik, Coilcraft ou Halo Electronic.

Le circuit du PE

Comme terminaison d'une ligne Ethernet venant d'un commutateur ou d'un Midspan (alimentation en ligne), il existe

 


Figure 8. Raccordement de la puce AS1135 aux lignes Ethernet.

chez Belfuse un connecteur avec transformateur intégré qui accepte l'Ethernet jusqu'à 1 Gbit et qui est prévu pour s'utiliser dans les applications PoE. Comme on le voit à la **figure 7**, les prises médianes sont reliées par l'intermédiaire d'un pont redresseur à la tension d'entrée V_{DD481} de la puce. En fait, toutes les paires sont utilisées dans la **figure 8**, raison pour laquelle deux redresseurs en pont sont mis en service. La résistance R_{class} appose sa signature par un courant fixe de 40 mA, ce qui signifie la classe 4 de puissance et dès lors autorise le PoE+. La résistance R_{curr} détermine la limitation en courant. Comme la broche reste ouverte, c'est sur un courant de 900 mA que le réglage se fait. La broche de rétroaction FB n'est utilisée que pour un convertisseur non isolé survolteur/dévolteur (*Buck/Boost*) et dans ce cas est mise à la masse. La capacité sur CSS détermine la constante de temps pour un démarrage en douceur : 100 nF correspond à peu près à 2 ms. Comme, en pratique, il n'est pas toujours certain que les

appareils normalement alimentés par le PoE le seront réellement par le réseau, ils conservent la possibilité de s'alimenter via un bloc secteur externe. Avec les contrôleurs Akros, c'est assez facile à réaliser. On applique la tension externe comprise entre 10 et 57 V via une diode à la broche V_{DD480} et en même temps par un réseau RC à LMODE. Grâce à cela, le contrôleur sait qu'il reçoit une tension externe et il isole V_{DD481} tout en laissant actif le convertisseur CC/CC.

Le schéma (**figure 9**) du convertisseur de tension lui-même est quelque peu plus complexe. La tension redressée, dont la polarité est donc certaine, issue des lignes Ethernet passe de la broche V_{DD480} à un filtre en π , qui met à l'abri des parasites les lignes du LAN. De là, elle va au primaire du transformateur puis au transistor de commutation qui travaille par rapport à la masse. On fait usage ici d'un Si4848DY de chez Vishay, un MOSFET à canal N dont la résistance de conduction affiche environ 100 mΩ sous un

 


Figure 9. Convertisseur CC/CC à commutation pour une puissance de 30 W avec redressement actif.

L'auteur

Stephan Tauschek a étudié à l'académie d'Électro-technique de Munich où il a obtenu le diplôme d'ingénieur avec une spécialité en techniques de la communication. Il a travaillé de nombreuses années au développement de composants multi-médias, au traitement vidéo et aux procédés de déroulement continu des médias.



Il est à présent conseiller en technique auprès de Scantec AG et épaulé les clients industriels dans la réalisation de projets dans les domaines des réseaux, des télécommunications et de l'automatisation industrielle.

Courriel : stefan.tauschek@scantec.de

courant de 3,5 A. Les composants R49, R62, C35 et D6 composent un circuit d'amortissement (*snubber*) qui étouffe les pics parasites. La protection contre le court-circuit, au secondaire du côté PE, est réalisée par un limiteur formé par R83, C18 et Q5. La différence de tension entre les broches 5 et 6 du transformateur s'élève à environ 6,5 V en service. Elle sert aussi à maintenir bloquant le transistor Q5. Si un court-circuit se produit en sortie, l'AS1135 modifie le rapport cyclique de l'horloge de commutation du convertisseur dans le sens d'une sérieuse réduction du temps de

conduction pour faire chuter la tension entre les broches 5 et 6. En conséquence, Q5 devient passant et attire à la masse la broche COMP de l'AS1135, ce qui, à son tour, limite le courant à quelque 100 mA jusqu'à ce que le court-circuit soit éliminé.

C'est par le truchement du photocoupleur FOD2712 (de Faichild) que l'AS1135 surveille la tension de sortie. Un réseau RC additionnel détermine la courbe de fréquence dans la boucle de rétroaction qui assure la stabilité en accélérant le réglage et en réduisant autant que faire se peut les ondulations.

Le futur : 60 W

Dans le public, à mesure que la norme PoE s'étend aux réseaux locaux, les clients du LAN réclament aussi de plus en plus de courant via Ethernet. L'offre de puissance d'environ 13 W avec 802.3af, à la fin des années 90, au moment du développement du standard, était bien suffisante puisque peu d'appareils utilisaient une alimentation fantôme et le câble CAT3 installé ne pouvait pas fournir davantage au niveau électrique.

Les choses ont changé depuis et on a installé presque partout des câbles Cat5 ou Cat5e qui, outre l'élargissement des fréquences de transmission, présentent une résistance moindre. En même temps, le nombre de téléphones modernes VoIP, de caméras IP et de bornes d'accès WLAN, qui profitent de PoE, on connu une multiplication spectaculaire.

PoE+ favorise cet essor en doublant la puissance disponible jusqu'à 30 W. Mais on peut imaginer plus et en demander davantage. C'est pourquoi le groupe de travail « 802.3at » planche sur le sujet et cherche des méthodes pour faire passer 60 W sur un câble Cat5e.

Plus de puissance sur quatre paires

Comme la spécification PoE+ avait repoussé plus loin les capacités physiques du câblage Cat5e et des connecteurs correspondants, il semble possible de réaliser encore un doublement de puissance par une mise en parallèle. Le groupe de travail de l'IEEE chargé de l'examen de la question planifie la possibilité de faire passer la puissance électrique non plus sur deux paires de conducteurs, mais sur les quatre paires du câble Ethernet. Cela conduirait à carrément doubler la puissance pour atteindre 60 W. Mais en mars 2008, le groupe de travail de l'IEEE a subi la douche froide, de toute évidence, en proposant dans le Draft 3 de limiter la puissance à 25 W par paire de conducteurs. La crainte est d'assister à une possible surchauffe du câble, ce qui est à tout le moins imaginable dans les grands réseaux où l'on trouve de gros faisceaux de câbles qui risquent d'être endommagés, voire de prendre feu. Ce qu'il est en tout cas possible de faire, dans la version définitive de la norme PoE+, c'est d'adopter une spécification qui admet une puissance supérieure à 30 W en la répartissant sur les quatre paires disponibles.

(080334-1)

Liens Internet :

[1] SELV :

<http://en.wikipedia.org/wiki/SELV>

[2] Feuille de spécifications AS1135 :

www.akrossilicon.com/products/as1135.html

 


Figure 10.
La platine de référence d'Acros Silicon, montée et prête à l'emploi.

Les montages Elektor et la Compatibilité ElectroMagnétique, consignes générales de réalisation

La réglementation CEM

À compter du 1^{er} janvier 1996, tout appareil de réalisation personnelle doit tenir compte de la réglementation CEM. Cette réglementation dit qu'un appareil, quel qu'il soit, ne doit pas produire de rayonnement gênant (parasites) et qu'il ne doit pas non plus être sensible aux rayonnements parasites extérieurs. Sous le terme générique de parasites on entend toutes sortes de phénomènes tels que champs magnétiques et décharges électrostatiques, sans oublier le parasitage des lignes du secteur dans l'acceptation la plus large de cette notion.

La législation

Même l'amateur n'est autorisé à utiliser son appareillage que lorsqu'il s'est assuré que celui-ci répond à la législation en vigueur. Les hautes instances sont relativement réticentes lorsqu'il s'agit d'appareils de réalisation personnelle et ne procédera à un contrôle du respect des dispositions légales qu'en cas de plainte. S'il s'avère que l'appareillage en question ne respecte pas les recommandations de la législation l'utilisateur (vous en l'occurrence) peut être tenu pour responsable des dommages encourus.

La marque CEM



L'amateur de réalisations personnelles n'est pas tenu d'apposer la marque d'approbation CEM sur son appareil.

Elektor

Les réalisations proposées par Elektor s'attachent à respecter la recommandation légale. Nous faisons de notre mieux, dans le cas de réalisations critiques, de donner le maximum d'informations additionnelles dans l'article. Il n'y a cependant aucune obligation légale à ce sujet pour Elektor qui ne peut pas non plus être tenu pour responsable des (ou mis en cause pour les) conséquences au cas où un appareil ne répondrait pas aux exigences fixées par la recommandation. Cette page donne un certain nombre de mesures pouvant être prises pour que le montage réponde aux exigences de la réglementation. Cela ne signifie en rien qu'il soit nécessaire à chaque fois de recourir à ces mesures. Ce n'est que dans certains cas qu'il pourra s'avérer nécessaire d'appliquer les recommandations données ici. Il y a bien longtemps que d'autres mesures, pour l'appareillage audio en particulier, sont prises et il n'y a donc rien de neuf sous le soleil.

La CEM, pourquoi ?

L'avantage majeur (à long terme) pour le consommateur est que tous les appareils électriques et électroniques pourront, chez soi ou au bureau fonctionner tranquillement les uns avec les autres.

Émission

La forme la plus ancienne et la plus courante de problème CEM est une émission trop importante : l'appareil émet de l'énergie HF gênante par l'intermédiaire de son boîtier ou de ses câbles. Il est bon de savoir qu'il existe, outre des limites à l'émission, également une interdiction d'appliquer à la ligne du secteur une énergie source de parasites même s'ils se trouvent dans le spectre des basses fréquences.

Immunité

Les exigences posées au niveau de l'insensibilité (ou immunité) sont elles au contraire toutes neuves. L'appa-



Exemples de filtres de ferrite pouvant être utilisés pour le passage de câbles.

reil doit, dans un environnement pollué électriquement dans certaines limites définies bien entendu, continuer de fonctionner normalement. Les exigences sont très variées et s'adressent à toutes les sources de parasites imaginables.

Appareillage micro-informatique

Les appareils micro-informatiques forment le groupe concerné par l'application de la recommandation. Non seulement en raison du fait que les ordinateurs et les microprocesseurs sont des générateurs notoires de parasites mais aussi parce qu'ils sont, de par l'exécution séquentielle des instructions, particulièrement sensibles aux parasites. Le fameux crash sans raison d'un PC en est l'expression la plus courante.

Le boîtier selon CEM

Un micro-ordinateur de réalisation personnelle ne pourra respecter les exigences CEM que s'il a été mis dans un coffret métallique. Il faudra au minimum faire en sorte que le fond et le dos du coffret aient une forme de L en une seule pièce. Tous les câbles se rejoignant sur la dite pièce ou y subissent un filtrage. Si l'on a besoin de connecteurs sur la face avant il faudra utiliser un fond de coffret en U. On obtient encore de meilleurs résultats par la mise en place sur toute la largeur de la face arrière d'un ruban de cuivre (2 cm de large, 1 mm d'épaisseur). Ce ruban pourra être doté à intervalles réguliers de serre-câbles qui serviront à la fixation des câbles de terre. Le ruban est fixé tous les 5 cm à la face arrière à l'aide d'une liaison à vis non isolée. Un coffret fermé donne de meilleurs résultats qu'un fond en L ou en U. Il faut en outre s'assurer que les lignes de contact ont parfaitement étanches au rayonnement HF, caractéristique obtenue par l'utilisation d'un nombre suffisant de vis, caoutchouc conducteur ou ressorts de contact. Il ne faudra pas oublier d'enlever la couche de peinture ou d'oxydation éventuellement présente.

L'alimentation selon CEM

Il faudra tenir compte, lorsque l'on réalise une alimentation avec les parasites entrants et sortants. On utilisera donc un filtre secteur standard qui se trouve, par l'intermédiaire de son enveloppe métallique, directement en contact avec le coffret métallique ou la surface de terre en métal. Il n'est pas recommandé de tenter de réaliser soi-même de type de filtre sachant qu'il est extrêmement difficile de mettre la main sur les composants sophistiqués qu'ils nécessitent. On utilisera de préférence un exemplaire de filtre à entrée secteur incorporée (embase euro) éventuellement dotée d'un porte-fusible et d'un interrupteur marche/arrêt incorporés. La simple utilisation d'un filtre de ce genre permet quasi-automatiquement de respecter une bonne part des exigences de sécurité électrique. On terminera le primaire du filtre avec son impédance caractéristique, dans la plupart des cas à l'aide d'une résistance-série de 50 Ω /1 W et un condensateur de 10 nF/250 V=, classe X2.

Les périphériques et leur mise à la terre

Tous les câbles allant vers des périphériques, des capteurs de mesure, des relais de commande, etc doivent traverser l'enveloppe métallique ou le profil en L. Les lignes de terre des câbles sont reliés directement au ruban de mise à la terre à l'intérieur du boîtier à l'aide d'une liaison courte (< 5 cm). En cas d'utilisation d'embases le blindage devra être fixé à un connecteur métallique à blindage total. En principe, toutes les lignes de signal non blindées doivent être pourvues d'un filtre composé au minimum d'un tore de ferrite (30 mm) par câble, disposé le cas échéant autour de l'ensemble des câbles véhiculant des signaux. Il est permis de disposer ce tore à l'extérieur du boîtier (sur un PC par exemple). Les lignes dont il est admis qu'elles puissent avoir une résistance-série de 150 Ω seront dotées à l'intérieur du coffret d'une résistance-série de 150 Ω connectée au connecteur. Si cela est techniquement réalisable on pourra en outre doter ce point d'une capacité vers la masse (ruban de mise à la terre). Il est également admis d'utiliser des filtres en T ou en pi plus coûteux vendus dans le commerce. Dans tous les autres cas les liaisons doivent être faites à l'intérieur du boîtier à l'aide de câble blindé mis à la terre des 2 côtés sur le circuit imprimé d'un côté et sur le ruban de terre de l'autre. Les lignes symétriques sont faites de conducteur double blindé torsadé également mis à la terre à ses 2 extrémités. Le plan de masse CEM du circuit imprimé du montage

doit être relié du mieux possible au ruban de masse, si possible même à l'aide d'une mise à la terre flexible ou d'un nombre de conducteurs parallèles, un morceau de câble multibrin par exemple.

L'électricité statique

Toutes les pièces du montage accessibles de l'extérieur doivent être constituées, de préférence, par du matériau antistatique non conducteur. Tous les organes traversant le boîtier et accessibles de l'extérieur (potentiomètres, inverseurs, interrupteurs et autres axes) doivent être reliés galvaniquement à la terre (par le biais d'une résistance de 1 M Ω dans le cas d'un appareil de classe II). Toutes les entrées et sorties dont les conducteurs ou les âmes d'embase sont accessibles doivent être dotées d'un blindage (un encas métallique mis à la terre par exemple), par l'intermédiaire duquel pourront s'écouler d'éventuelles décharges. La solution la plus simple pour ce faire est d'utiliser des contacts en retrait (embase sub D par exemple) à protection métallique mise à la terre et/ou dotés d'une protection des contacts.

Les alimentations

Un transformateur d'alimentation doit être doté d'un réseau RC d'amortissement (snubber) tant au primaire qu'au secondaire. Les ponts de redressement doivent être filtrés à l'aide de réseaux RC. Le courant de charge (de crête) au secondaire dû aux condensateurs électrochimiques doit être limité par l'intermédiaire de la résistance interne du transformateur ou par le biais d'une résistance-série additionnelle. Il est recommandé de mettre du côté 230 V, un varistor (350 V/2 W) pris entre la phase et le neutre par rapport à la terre, ou entre la phase et le neutre. Il peut être nécessaire, côté secondaire, d'ajouter un suppresseur de transitoires que l'on placera de préférence en aval du condensateur de l'alimentation. Si l'alimentation est destinée à système numérique on pourra prendre, en vue de limiter les émissions, une self en mode commun dans les lignes alternatives du secondaire. Pour les applications audio il est recommandé en outre de prendre un blindage de terre entre le primaire et le secondaire du transformateur secteur. On reliera le dit blindage au ruban de mise à la terre à l'aide d'une courte liaison. L'alimentation doit être en mesure de compenser 4 périodes d'absence de tension du secteur et de supporter des variations de -20 à +10% de la tension du secteur.

Les montages audio

Dans le cas des montages audio c'est l'immunité qui constitue l'exigence la plus importante. On blindera de préférence tous les câbles. Cette précaution est souvent impossible dans le cas des câbles allant vers les haut-parleurs de sorte qu'il faudra les doter d'un filtrage distinct. On trouve dans le commerce des filtres en T ou en pi spéciaux forts courants n'ayant pas d'effet néfaste sur la reproduction des graves. On implante un filtre de ce genre dans chaque ligne, filtre à placer dans le coffret de protection métallique entourant les bornes de connexion des câbles.

Les champs magnétiques Basse Fréquence

Les câbles blindés à l'intérieur du boîtier ne fournissent pas de protection contre les champs magnétiques BF générés par le transformateur d'alimentation; cela n'est vrai que pour une fréquence supérieure à quelques kHz. De ce fait, il faudra disposer ces câbles le plus près possible des parties métalliques du boîtier et les mettre, à l'une de leur extrémité, à la terre prévue pour les champs électriques. On pourra, dans les cas extrêmes, envisager de mettre l'alimentation dans un compartiment métallique distinct. On pourra obtenir une réduction additionnelle du ronflement par l'utilisation d'un transformateur spécial à anneau de distribution.

Les champs Haute Fréquence

Les champs magnétiques HF ne doivent pas pouvoir entrer dans le boîtier métallique (il est déconseillé d'utiliser un boîtier en plastique pour un système haut de gamme). Tous les câbles audio externes doivent être blindés et le blindage doit être fixé à l'extérieur du boîtier. Ici encore on utilisera uniquement des connecteurs totalement métalliques. Tous les blindages internes de câble doivent être connectés au ruban de mise à la terre à l'intérieur du boîtier. Il est recommandé d'utiliser un boîtier d'une épaisseur suffisante (> 2 cm) en raison de l'effet péliculaire (skin effect), vu que sinon les champs intérieur et extérieur ne sont pas suffisamment séparés l'un de l'autre. Les éventuels orifices percés dans le



Exemple de filtre secteur standard. Il comporte une entrée secteur euro, un interrupteur marche/arrêt et un filtre efficace. Son enveloppe en métal doit être reliée au métal du boîtier.

boîtier doivent rester de faible diamètre (< 2 cm) et seront dotés de treillis métallique.

Les radiateurs


On mettra les radiateurs, que l'on placera de préférence à l'intérieur du boîtier, à l'endroit où il est possible à la terre par rapport au rayonnement HF. Les radiateurs d'une alimentation à découpage que l'on a omis de mettre à la terre sont une source garantie de problèmes ! On pourra éventuellement disposer un blindage de terre entre le transistor et le radiateur. Les orifices percés dans les radiateurs doivent être de faible diamètre et dotés de treillis métallique. Les ventilateurs aussi doivent être mis à l'intérieur du boîtier.

Câbles

Sous l'aspect CEM les câbles peuvent faire office d'antennes (d'émission) et sont éminemment aptes à émettre des parasites (voire à en capter). Ceci est également vrai pour les câbles blindés. Le blindage d'un câble (coaxial) doit venir se glisser dans un connecteur faisant contact sur tout son pourtour. Le blindage pourra être utilisé comme conducteur de retour de courant pour la réalisation d'un blindage magnétique HF. Il est préférable, pour la protection magnétique BF, d'utiliser des paires de câbles torsadés (twisted pair) avec blindage. Dans le cas d'un câble multibrin il est préférable que chaque ligne de signal soit séparée de l'autre par un conducteur de terre et que l'ensemble du câble soit doté d'un blindage général. Les câbles dont une composante du signal qu'ils véhiculent dépasse 10 kHz, et qu'il n'est pas possible de filtrer à l'intérieur du boîtier seront dotés d'un tore en ferrite faisant office de self en mode commun.


Mise en coffret

Les circuits imprimés dessinés par Elektor sont actuellement dotés d'orifices de fixation entourés d'un flot de cuivre nu relié à la masse du circuit. Il est facile ainsi, par l'utilisation d'entretoises métalliques, d'assurer automatiquement une bonne liaison (HF) entre la platine et le plan de terre. Des réalisations critiques ont un plan de terre que l'on pourra, par exemple, relier au ruban de terre à l'aide d'un morceau de câble multiconducteur à 25 brins. Sur ce type de platine il n'est pas prévu d'autres points de fixation; de même, les orifices de fixation ne comportent pas de cuivre et partant sont isolés.

 

Les filtres en T ou en pi évitent l'entrée ou la sortie de parasites par les lignes de signal. Il en existe divers modèles pour différents courants et plages de fréquence.

Sur la trace des hot-spots

 

Mega88 poursuit des sources d'infrarouge

Udo Jürß et Wolfgang Rudolph

Ce projet dote le système ATM18 d'une caméra infrarouge miniature, dont l'électronique intégrée permet d'exploiter l'image. Il sera ainsi possible de déterminer la position de quatre sources de rayonnement infrarouge, de l'afficher sur un écran et de fournir ses coordonnées. Une caméra de haute technologie? Oui mais elle est tout à fait abordable. Il suffit de la récupérer sur un jouet de haute technologie fabriqué en grande série...

Qu'est-ce qu'un hot-spot? C'est le nom que l'on donne parfois à un point d'accès sans fil à Internet. Le terme a également d'autres emplois: dans une centrale nucléaire, il s'agit d'une surface dont la radioactivité est supérieure à la moyenne, dans une banque de don-

nées, d'un élément de fichier, en géologie, d'un point dont l'activité volcanique est particulière. Les hot spots de notre titre sont, tout simplement, des points chauds, voire très chauds. Parler de point chaud, c'est parler de rayonnement de chaleur. La norme DIN

distingue trois gammes d'infrarouge en fonction de la longueur d'onde:

- PIR (ou A), infrarouge proche, entre 0,78 μm et 1,4 μm .
- MIR (B), infrarouge moyen, entre 1,4 μm et 3 μm .
- IR lointain (C), entre 3 μm et 1 mm.



Figure 1. La télécommande que Nintendo appelle Wii-Remote.

 


Figure 2. Les vis du compartiment des piles à retirer.

On confond souvent la chaleur (transfert thermique) avec le rayonnement infrarouge. Le rayonnement thermique est un rayonnement électromagnétique qu'émet un corps en fonction de sa température. Le rayonnement infrarouge ne constitue qu'une petite partie de son spectre et celui qui nous intéresse est le PIR, ou infrarouge proche. Notre expérience met, en effet, en service une minuscule caméra avec électronique d'exploitation intégrée, dont le filtre sélectionne les longueurs d'onde comprises entre 850 nm et 920 nm. Un tel composant permet d'envisager d'innombrables applications : avertisseurs d'incendie, protection antivols, suiveurs, appareils de saisie commandés par gestes, mesures de vitesses et beaucoup d'autres. On peut rêver mais l'essentiel, pour l'instant, est de trouver cette caméra perfectionnée.

Capteurs intéressants

Fin 2007, Nintendo avait déjà vendu plus de 15 millions de consoles de jeu Wii (prononcez « oui »). Elles sont vendues avec la télécommande de jeux Wii Remote (figure 1) ou *Wiimote* pour les intimes, qui est donc devenue un périphérique d'entrée informatique très répandu. Elle contient, en particulier, une caméra infrarouge de 1024 x 768 pixels de résolution et un système qui permet de poursuivre simultanément jusqu'à quatre sources lumineuses (*blob tracking*) que nous appellerons « objets ». Ce capteur de caméra CMOS de PixArt Technologies [1] est assez différent d'une webcam pour PC. Elle contient, en outre, un accéléromètre à 3 axes ADXL330 [2] d'Analog Devices d'une résolution de 8 bits sur la gamme ± 3 g. Technique-

ment, cette télécommande est d'un grand intérêt d'autant qu'elle est relativement bon marché. Vous pouvez trouver une Wiimote pour moins de 30 euros chez plusieurs fournisseurs ou aux enchères - avant la parution de cet article, en tout cas.

Reste à la démonter, mais avant cette opération, nous en dégagerons les parties nobles. Commencez par les deux vis « tri-wing » du compartiment des piles (figure 2). Ces vis sont également dites « en y », « trifides » ou, encore, « POO-WC45 », leur désignation internationale. Vous trouverez le tournevis convenable dans un magasin spécialisé ou dans un jeu d'embouts. Le laboratoire d'Elektor a toutefois constaté qu'un petit tournevis normal avec une lame de 2 mm, légèrement rectifiée à la lime faisait l'affaire.

S'il est facile de sortir les deux pre-



Figure 3. Platine en vue.



Figure 4. Capteur de caméra et filtre IR.

 


Figure 5. Aucun problème pour dessolder les broches.



Figure 6. Les connexions du blindage du boîtier sont un peu plus opiniâtres.

mières vis, les deux autres sont moins accessibles. Le mieux, à notre avis, consiste à agrandir d'abord les trous à la perceuse. Déverrouillez ensuite l'extrémité supérieure de la télécommande avec un tournevis plat et vous pourrez en défaire le boîtier (figure 3).

Après avoir fait basculer la platine pour la sortir, nous voyons, à l'extrémité supérieure de la face inférieure le capteur d'infrarouge (figure 4). Un filtre à infrarouge, enfilé dans le boîtier de la télécommande, protège le capteur de la lumière visible ambiante. Avec le filtre, la sensibilité maximale du capteur est comprise entre 850 nm et 920 nm. La récupération du capteur, à dessolder, demande un certain soin. Les auteurs ont commencé par scier l'extrémité de la platine portant le capteur avant de le dessolder. Le laboratoire d'Elektor a procédé différemment, comme le montre les photos. Comme la platine Wii est soudée sans plomb, nous avons commencé par recharger

tous les points de soudure du capteur (broches de connexion et blindage) à la vieille brasure (au plomb) avant de dessolder. Ne lésinez pas sur la quantité tout en évitant de « cuire » trop longtemps, de façon à éviter de trop faire souffrir le capteur. Une fois les broches bien « plombées » le dessoudage est relativement facile. On commence par retirer la brasure de tous les points du capteur à la pompe ou à la tresse à dessolder. Il est possible ainsi de dégager complètement toutes les broches de connexion. Le capteur reste alors maintenu par la tôle de l'écran (le « blindage »), fixée de chaque côté (figure 5). Elle se dessoude aussi. Chauffez les connexions tout en soulevant avec précaution le capteur depuis la face composants à l'aide d'un tournevis (figure 6). Chauffez en alternant, d'un côté, puis de l'autre, toujours avec précaution, les connexions de la tôle, vous lèverez rapidement le capteur (figure 7). N'enlevez surtout pas le

blindage (la tôle) du capteur. Vous l'enverriez vite et pour toujours au paradis des semi-conducteurs.

Si vous ne détériorez pas la platine de la télécommande en dessoudant le capteur, l'appareil conserve ses autres fonctions intactes. Vous continuerez à disposer d'un intéressant appareil Bluetooth propre à résoudre toutes sortes de problèmes de commande et de mesure.

Platine

Le montage qui permet à la platine d'essai ATM18 d'exploiter le capteur IR de la caméra n'est pas compliqué (figure 8) et tient sur une miniplatine (figure 9). Un oscillateur à quartz de 25 MHz (CG1) fournit au capteur sa fréquence élémentaire (CLK). Alors qu'il est possible d'alimenter directement sur le +5 V de la carte d'essai ATM18 (découplé par C1) l'oscillateur à quartz par l'intermédiaire de la connexion de la platine K2, le capteur de caméra (IR1) demande

 


Figure 7. Le capteur de caméra enfin libéré.

 


Figure 8. Le montage de connexion du capteur de caméra.

une tension de service de l'ordre de 3,3 V. Nous mettons ici deux diodes au silicium 1N4148 en série, D1 et D2, pour réduire les +5 V de C1 à une tension comprise entre 3,3 et 3,5 V sur C2. La platine comporte, en outre, les inévitables résistances de rappel au niveau haut destinées au bus I²C. Le bus fonctionne ici à un niveau de 3,3 V. Cela ne pose aucun problème à la tension de service de 5 V du Mega88, puisque les lignes ne sont actives que lorsqu'elles sont connectées à la masse et que les niveaux hauts sont obtenus par commutation du port à l'état haute impédance. Lors de la lecture de données,

avec un analyseur logique. Au bout de deux heures, on comprend comment le module est initialisé et comment les données sont extraites. Et le brochage ? Trois broches n'étaient pas identifiées. Nous avons la masse, le +3,3 V, SCL et SDA. Nous avons trouvé sans peine une entrée d'horloge et une entrée de réinitialisation. Il en restait une dont la fonction restait mystérieuse. Nos laborieuses recherches étaient terminées lorsqu'un collègue nous envoya le lien suivant <http://kako.com/neta/2007-001/2007-001.html> qui donnait le brochage du capteur (figure 10). C'est la vie – il confirmait

 


Figure 9. La platine d'exploitation du capteur sur la platine d'essai ATM18.

I²C

La suite de la série ATM18 reviendra sur le bus I²C, sa vie, son rôle et son utilisation. Brièvement:

le bus I²C est un bus de transmission sérielle à deux fils, SDA (données) et SCL (horloge). Les données y sont transmises dans les deux sens, du microcontrôleur vers la périphérie et inversement. Plusieurs composants peuvent être raccordés au bus et en profiter. Chaque composant I²C dispose d'une adresse, envoyée lors de l'établissement de la liaison.

les niveaux de 3,3 V sont suffisamment supérieurs aux seuils de commutation de 2,5 V.

Le capteur optique extrait de la Wiimote est un composant spécial de PixArt réalisé en SoC (System on Chip) et permettant de poursuivre plusieurs objets (« multi-objects tracing chip »). Il intègre, outre le capteur d'image CMOS, un processeur de signal intégré. Ce dernier recherche en permanence les points les plus clairs et détermine leurs coordonnées. Il peut détecter jusqu'à quatre points lumineux (des *blobs*) simultanément en parallèle et les suivre. Sans le filtre IR du boîtier Wiimote, ce capteur est également sensible à la lumière visible, ce dont nous n'avons pas besoin ici.

Communication

La présence d'une interface I²C simplifie relativement la communication entre le capteur et un microcontrôleur. Pour chaque blob, la caméra produit, dans la gamme de sa résolution de 1024 x 768 pixels, un jeu de coordonnées X/Y et envoie ces données par l'intermédiaire de l'interface pour traitement complémentaire. Comment ? Inutile de chercher la réponse chez Nintendo qui reste désespérément muet sur la question. Pour y répondre, la solution consiste à observer le « trafic radio I²C » entre maître et esclave

au moins nos propres découvertes. La suite n'était plus, comme d'habitude, qu'affaire de travail consciencieux. Après la construction du modèle, le testeur ATM18 d'I²C (prochain projet...) a, une fois encore, démontré son utilité lors des premiers essais de fonctionnement. L'adresse d'esclave du capteur IR Wiimote est 0xB0.

Logiciel

Vous trouverez, sur le site d'Elektor, le programme en C (CodeVisionAVR) et en Basic (Bascom-AVR). Le projet en C `ATM18_Wii_Remote_IR_sensor` démontre l'utilisation du capteur avec ATM18. Il utilise l'unité I²C interne du Mega88. Les connexions sont ainsi définies: la ligne de données SDA est accessible sur PC4, celle d'horloge SCL, sur PC5. Deux lignes sont, en outre, nécessaires pour la tension d'alimentation. L'écran LCD connecté affiche les coordonnées des blobs détectés par le capteur. L'ATM18 envoie en outre sur l'USART quatre paires de valeurs (X,Y) correspondant aux positions des blobs:

X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3,X4,Y4 <CRLF>

Cette chaîne est émise en permanence. La valeur de X est comprise entre 0 et 1023, celle de Y, entre 0 et 767. Si X = 1023 et Y = 1023, le blob correspondant est inactif.

Vous pouvez, avec le programme « Wii-BlobTrack » (également sur le

Liste des composants

Résistances:

R1, R2 = 2,2 kΩ
R3 = 22 kΩ

Condensateurs

C1, C2 = 10 μF/25 V
C3 = 100 nF

Semi-conducteurs:

D1, D2 = 1N4148
CG1 = oscillateur à quartz de 25 MHz
IR1 = capteur d'image Wii à infrarouge (voir le texte)

Divers:

K1, K2 = embase 2 contacts
Platine EPS 080358-1 (platine disponible à l'e-Choppe. Dessin gratuit sur le site d'Elektor)

 


Figure 10. L'exemplaire du laboratoire de la platine avec le capteur de caméra.

 


Figure 11. Brochage du capteur:

- broche 1 = V_{cc} (+3,3 V)
- broches 2 et 3 = GND (Masse)
- broche 4 = non utilisée
- broche 5 = SCL (I²C)
- broche 6 = SDA (I²C)
- broche 7 = CLK (25 MHz)
- broche 8 = Reset

 


Figure 12. Connexion du capteur et de la platine du LCD sur la carte d'essai ATM18. L'afficheur est LCD connecté à PD5 (CLK) et PD6 (Data)!

site d'Elektor), afficher sur un PC tournant sous Windows la position des hotspots détectés. La carte d'essai ATM18 envoie pour ce faire les coordonnées

X/Y au programme qui en donne une représentation graphique. Avez-vous déjà essayé de déterminer par programme la position d'un objet à partir

d'une image de caméra ? Si oui, vous voyez à quel point notre solution avec la Wiimote est simple et, surtout, bon marché!

Pour les essais, il vous suffit de vous déplacer dans la pièce avec un briquet et de faire enregistrer le trajet, ou de mettre un collier avec une LED IR et une pile à votre tigre domestique et de suivre ses déplacements dans l'obscurité complète.

Exemple Bascom

Nous avons, comme d'habitude, développé un programme d'application Bascom auquel les fonctions essentielles du projet C servent de modèle. L'exemple de programme Bascom est complété par une application concrète de surveillance d'objet.

A la différence du projet en C, Bascom n'utilise pas l'interface matérielle I²C mais réalise une fonction logicielle correspondante. On peut, en conséquence, fabriquer avec deux lignes de port quelconques un bus I²C. On utilise ici la même paire de lignes que le programme en C.

Le contrôleur envoie quelques octets d'initialisation au capteur. Il collecte ensuite, à intervalles réguliers, 16

Listage

Exploitation du capteur avec Bascom.

```
,ATM18 CCD sensor
,I2C: SCL = PC5, SDA = PC4

$regfile = „m88def.dat“
$crystal = 16000000
Baud = 38400
```

```
Dim Slave As Byte
Dim Slaverd As Byte
Dim D1 As Byte
Dim D2 As Byte
Dim Din(16) As Byte
Dim N As Byte
Dim X1 As Word
Dim Y1 As Word
Dim X2 As Word
Dim Y2 As Word
Dim X3 As Word
Dim Y3 As Word
Dim X4 As Word
Dim Y4 As Word
Dim Xy1 As Integer
Dim Xy2 As Integer
Dim Xy3 As Integer
```

```
Declare Sub Send2bytes
Declare Sub Sensorinit
Declare Sub Readsensor
Declare Sub Convertdata
Config Portb = Output
```

```
Config Scl = Portc.5
Config Sda = Portc.4
I2cinit
Config I2cdelay = 15
,I2C sesor address
Slave = &HB0
Slaverd = &HB1
Print „ATM18 I2C_Wii_IR_Sensor“
Sensorinit

Do
Readsensor
Convertdata
Print „P1 „ + Str(x1) + „ „ + Str(y1)
Print „P2 „ + Str(x2) + „ „ + Str(y2)
Print „P3 „ + Str(x3) + „ „ + Str(y3)
Print „P4 „ + Str(x4) + „ „ + Str(y4)
Xy1 = X1 + Y1
Xy1 = Xy1 + X2
Xy1 = Xy1 + Y2
Xy1 = Xy1 + X3
Xy1 = Xy1 + Y3
Xy1 = Xy1 + X4
Xy1 = Xy1 + Y4
Print Xy1
Xy3 = Xy2 - Xy1
Xy2 = Xy1
Xy3 = Abs(xy3)
If Xy3 > 10 Then
Print „*****“
Portb.0 = 1
Else
Portb.0 = 0
End If
```

 


Figure 13. Exploitation des coordonnées par un programme de PC. Il est possible de représenter simultanément jusqu'à quatre « blobs ».

octets de données. Trois octets sont nécessaires pour un point lumineux. Comme chaque coordonnée demande dix bits, les huit bits de poids faible sont transmis par un seul octet alors que les deux bits de poids fort de l'abscisse X et de l'ordonnée Y sont servis ensemble dans le troisième octet. Lorsque tous les bits sont à nouveau triés, nous obtenons les quatre couples (X,Y). Ceux-ci sont envoyés par l'interface série à 38400 bauds à un terminal:

```
ATM18 I2C_Wii_IR_sensor
P1 66, 67
P2 813, 228
P3 774, 332
P4 722, 113
```

En complément, le programme surveille en permanence les modifications des points lumineux. S'il en détecte, un signal d'alarme, envoyé par l'intermédiaire de PBO, peut, en effet, attaquer l'ULN2003. Vous pouvez connecter ici une sirène, un extincteur ou un système pyrotechnique de votre choix. Pour protéger vos collections de tableaux, par exemple, vous n'avez besoin que de quatre LED infrarouges que le capteur gardera à l'oeil. Le

Le projet ATM18 de Computer:club²

Le projet ATM18 est un projet mené en commun par Elektor et le Computer:club² (www.cczwei.de) en collaboration avec Udo Jürß, le responsable du développement de www.microdrones.de. Wolfgang Rudolph de Computer:club² présente tous les mois les dernières évolutions et applications du système ATM18 lors d'une émission de la NRW-TV (Düsseldorf), CC²-tv. La caméra IR sur la carte ATM18-AVR décrite ici a été présentée lors de la 23^e **émission** de CC²-tv, diffusée une première fois le 18 septembre.

CC²-tv est émise par NRW-TV comme programme du câble NRW et en flux direct sur Internet (www.nrw.tv/home/cc2). CC²-tv est baladodiffusée par www.cczwei.de et, quelques jours plus tard, également par sevenload.de.

système calcule un total de contrôle à partir des huit valeurs de leurs coordonnées. Si ce total varie de plus de 10 entre deux mesures, il donne l'alarme. Il le fera si, par exemple, un voleur pêche le Picasso protégé par infrarouges depuis la fenêtre du toit. Les premiers jalons ainsi posés, nous attendons avec impatience les applications de nos lecteurs.

(080358-1)

Liens :

[1] www.pixart.com.tw

[2] www.analog.com/en/mems-and-sensors/imems-accelerometers/adx1330/products/product.html

```

    Waitms 200
  Loop

Sub Send2bytes
  I2cstart
  I2cwbyte Slave
  I2cwbyte D1
  I2cwbyte D2
  I2cstop
End Sub

Sub Sensorinit
  D1 = &H30 : D2 = &H01 : Send2bytes : Waitms 10
  D1 = &H30 : D2 = &H08 : Send2bytes : Waitms 10
  D1 = &H06 : D2 = &H90 : Send2bytes : Waitms 10
  D1 = &H08 : D2 = &HC0 : Send2bytes : Waitms 10
  D1 = &H1A : D2 = &H40 : Send2bytes : Waitms 10
  D1 = &H33 : D2 = &H33 : Send2bytes : Waitms 10
  Waitms 100
End Sub

Sub Readsensor
  I2cstart
  I2cwbyte Slave
  D1 = &H36
  I2cwbyte D1
  I2cstop
  Waitms 1
  I2cstart
  I2cwbyte Slaverd
  For N = 1 To 15
    I2crbyte Din(n) , Ack
  Next N
  I2crbyte Din(16) , Nack
  I2cstop

```

```

    Waitms 30
  End Sub

Sub Convertdata
  X1 = Din(4) And &H30
  X1 = X1 * 16
  X1 = X1 + Din(2)
  Y1 = Din(4) And &HC0
  Y1 = Y1 * 4
  Y1 = Y1 + Din(3)

  X2 = Din(7) And &H30
  X2 = X2 * 16
  X2 = X2 + Din(5)
  Y2 = Din(7) And &HC0
  Y2 = Y2 * 4
  Y2 = Y2 + Din(6)

  X3 = Din(10) And &H30
  X3 = X3 * 16
  X3 = X3 + Din(8)
  Y3 = Din(10) And &HC0
  Y3 = Y3 * 4
  Y3 = Y3 + Din(9)

  X4 = Din(13) And &H30
  X4 = X4 * 16
  X4 = X4 + Din(11)
  Y4 = Din(13) And &HC0
  Y4 = Y4 * 4
  Y4 = Y4 + Din(12)
End Sub

End

```

De haut niveau



potentiomètre audio motorisé

Frank Link

Beaucoup d'audiophiles continuent de préférer un bon vrai potentiomètre comme réglage de volume. Et c'est encore mieux quand on peut le télécommander ! Un potentiomètre Alps motorisé d'excellente qualité et une poignée de composants suffiront à réaliser ce souhait, comme nous allons le voir.

Sur une chaîne haute-fidélité de haut standing, le réglage de volume est toujours un point critique. Le potentiomètre à utiliser doit être d'une qualité irréprochable pour préserver tout du long l'égalité de traitement des canaux stéréo et fonctionner sans crachotement ni bruit de fond. À l'heure actuelle, on fait un appel croissant à des potentiomètres électroniques à puce et des réseaux de résistances commutées par relais pour remplacer le réglage de volume mécanique, mais cette solution est assez alambiquée. Nombreux sont les audiophiles qui ne jurent que par le

bon vieux potentiomètre à l'ancienne. Si vous partez à la recherche d'un modèle adéquat, vous tomberez vite sur ceux de la marque Alps qui propose des potentiomètres excellents, avec ou sans commande à moteur. En choisir un motorisé permet de régler facilement le volume depuis son fauteuil. Cet article présente un petit circuit capable de piloter un potentiomètre à moteur Alps à l'aide d'une télécommande au standard RC-5. Outre les réglages de volume plus haut, plus bas, le circuit dispose encore de cinq lignes pour la sélection de la source de signaux.

Une puce

Mis à part le stabilisateur de tension, tout le circuit se base sur une seule puce qui prend en charge tous les traitements. C'est un ATmega de chez Atmel qui est responsable du décodage des signaux RC-5, de la commande du potentiomètre et éventuellement des relais d'entrée. Il n'y a pas grand-chose dans le schéma de la **figure 1**, parcourons-le malgré tout. IC1 est le maître à régler du circuit, c'est un ATmega8L qui tourne à la fréquence d'horloge de 4 MHz que lui impose le quartz X1.

Un module récepteur infrarouge du type SFH5110-36 est branché sur le port PD7. Il est destiné à recevoir les signaux de la télécommande en RC-5, à les fourbir pour en faire d'honnêtes impulsions numériques avant de les filer au contrôleur pour traitement subséquent. Le logiciel est conçu de manière à ce que le processeur réagisse aux ordres d'une télécommande pour ampli-tuner, c'est le 17 (en base 10) dans le système RC-5. Les lignes de port PD2 à PD6 sont câblées vers le connecteur K3 pour la commutation des entrées du préamplificateur. Le pilotage du moteur du potentiomètre Alps repose sur les lignes de port PB0 à PB5 et PC0 à PC5. Les six lignes de chacun des ports B et C sont reliées en parallèle de façon à fournir un courant suffisant au moteur, ce qui limite le nombre de composants. Le courant maximum consommé par le moteur en butée vaut, selon la feuille de caractéristiques d'Alps, 150 mA (et 100 mA en rotation). De son côté, Atmel précise que le courant maximum absolu par broche d'E/S est de 40 mA. Avec 6 lignes en parallèle, on peut donc largement débiter 200 mA. Comme témoin de la rotation du moteur, une LED bicolore (D1) est branchée en parallèle à ses bornes et s'éclaire en rouge ou en vert selon le sens. Le courant de la LED est d'environ 10 mA, donc pas de souci pour le contrôleur.

Par l'intermédiaire de K2, auquel sont raccordées les lignes PD0 et PD1, on peut réaliser une communication RS-232 (à condition d'en écrire soi-même la routine), pour le débogage ou tout autre projet.

La section alimentation se compose d'un pont redresseur, d'un stabilisateur (IC3) de 5 V et de quelques condensateurs. L'énergie peut aussi bien provenir d'un transformateur (via K5), d'une tension continue (sur K4) de l'amplificateur à équiper que d'un adaptateur secteur.

Aux choses pratiques

La **figure 2** montre le tracé du circuit imprimé pour ce circuit.

La platine est divisée en deux parties, l'une pour le processeur, l'autre pour le potentiomètre. Pour celle-ci, toutes les connexions au potentiomètre sont exécutées en lignes de contact. On y a encore ajouté une masse séparée pour qui souhaite un blindage supplémentaire (K7 et K8, séparées par canal).

 


Figure 1. Le schéma du réglage de volume commandé à distance. C'est un ATmega8 qui fait tout le travail.

Dans la section motorisée, il y a également une connexion prévue, sous forme de picots séparés pour circuit imprimé, à l'usage d'un écran de blindage.

Nous avons choisi un modèle de potentiomètre dont les connexions au moteur se font par des œillets à souder. Il y a sur la platine, près du moteur, deux picots auxquels relier le moteur par des bouts de fil. Tout à côté se trouvent les connexions du moteur (K9) qui reçoivent les signaux de commande issus de la platine du contrôleur (K1).

Le témoin à LED D1 situé près de K9

se raccorde à une barrette à deux broches. Il est ainsi possible de le relier par fils pour le disposer en face avant de l'amplificateur.

Sur la carte du contrôleur, K5 sert de raccord pour l'alimentation. En supplément, la tension stabilisée de 5 V est disponible sur K6. Les cinq signaux utilisables pour commuter des relais d'entrée du préamplificateur, par exemple, sont accessibles sur le connecteur K3. À cet effet, le contrôleur décode les touches numériques 1 à 5, mais aussi le changement de canal de programme vers le haut ou vers le bas (les instruc-

 


Figure 2. Le circuit se répartit sur deux platines, une pour l'électronique, l'autre pour le potentiomètre.

tions 32 et 33 en décimal), avec lesquelles choisir directement une entrée ou les parcourir pas à pas dans les deux directions. Pour la facilité, les broches 1 à 5 de K3 correspondent aux boutons 1 à 5 de la télécommande.

Les connexions du récepteur IR (IC2) sont en concordance avec la rangée de 3 contacts. Ceci permet donc d'installer IC2 directement sur la platine ou de le reléguer en le branchant par un connecteur et un morceau de câble (bien vérifier l'orientation).

Le logiciel

Le micrologiciel pour ce circuit a une structure modulaire. Le code source pour les différentes parties du matériel est réparti dans des fichiers séparés. On trouve par exemple dans le fichier **motor.c** les fonctions de mise en marche et d'arrêt du moteur. Le

Salmigondis de code

Tout le monde n'a pas une télécommande pour radio ou syntoniseur Philips (ou tout autre marque adepte du RC-5) dans un tiroir. Il existe heureusement des articles de rechange sous forme de télécommande universelle programmée. L'auteur en a expérimenté une du type « EuroSky 8 » que l'on trouve entre autres chez Conrad pour une vingtaine d'euros (désignée par télécommande MF-8-Black). Elle

semble convenir à la plupart des appareils, la gamme pourrait être éventuellement plus vaste. Il s'est avéré que l'adresse 17 (base 10) en système RC-5 se trouve sous la touche « AMP » (il faut alors programmer le code 1112 dans la télécommande) ne fonctionne pas selon la norme. Il est vrai que les boutons de volume, de canal et de mise en veille marchent comme il faut et c'est l'essentiel pour nous, bien sûr, mais pour atteindre d'autres fonctions de la chaîne audio, il faut se servir des boutons de chiffres. Et là, les codes transmis en appuyant sur ces boutons nous ont surpris. On s'attendrait logiquement à ce que le bouton 1 envoie le code 1, le bouton 2 le code 2 et ainsi de suite, mais le résultat a été totalement différent, comme en témoigne le tableau suivant.

Bouton	EuroSky 8 (AMP, code 1112)		RC5 (Tuner)	
	Adresse (hex.)	Commande	Adresse (hex.)	Commande
1	11	3F	11	01
2	0C	3F	11	02
3	17	3F	11	03
4	12	3F	11	04
5	05	3F	11	05

L'auteur également a eu l'attention attirée par ce phénomène, aussi a-t-il adapté le logiciel du contrôleur. Mais l'écueil subsistait dès qu'on employait une autre télécommande qui délivre les codes normalisés. C'est pourquoi le laboratoire Elektor a modifié le logiciel du contrôleur de manière à ce qu'il réagisse aux commandes correctes avec l'adresse système 17.

Pour l'essayer, nous avons utilisé une télécommande Philips (type SBC RU 865, code 0001 pour le TUNER). Avec elle, le circuit fonctionne selon les attentes, les autres modèles devraient faire pareil.

Si vous voulez vérifier qu'une télécommande génère les bons codes, vous pouvez utiliser un circuit paru dans le magazine Elektor d'octobre 2001 (**Analyseur de code IR, référence 010029**). Si vous voulez construire vous-même une télécommande, mais sans contrôleur, voyez s'il est encore possible de se procurer une puce SAA3010, PT2211 or HT6230. Un exemple a paru dans le numéro double de juillet 2003 (**Petit émetteur RC5, référence 024034**).



fichier **buttons.c** contient les définitions et les fonctions du code RC-5 de la télécommande.

Le programme est tout simple. Une routine d'interruption assure la réception des bits RC-5. Cette routine vérifie aussi si les codes reçus répondent à la norme. Si c'est le cas, le code est enregistré pour servir dans le programme principal. Sinon, c'est un « 0 » qui est mis en mémoire et le programme principal ne s'en occupera pas.

Après l'initialisation des diverses parties du matériel, le programme entre dans une boucle sans fin. Dès qu'un code RC-5 arrive, il est divisé en code d'appareil, de touche et d'inversion (*device-code*, *key-code* et *toggle-bit*). Suit un contrôle de la validité du code reçu pour l'appareil concerné par comparaison avec une liste enregistrée en EEPROM dans le contrôleur.

On est libre dans le choix des codes. Il suffit de modifier la table dans le fichier **buttons.c** et de recompiler le micrologiciel pour le programmer. Pour

Liste des composants

Résistances

R1, R3 = 10 k Ω
R2 = 82 Ω
R4 = 390 Ω
P1 = 10 k Ω log. stéréo potentiomètre motorisé Alps (p.ex. RK27112MC, Conrad code article 442016)

Condensateurs

C1, C7, C8 = 100 nF céramique, au pas de 5 mm
C2, C6 = 10 μ F/63 V radial, au pas de 2,5 mm
C3 = 100 pF, au pas de 5 mm
C4, C5 = 22 pF, au pas de 5 mm
C9 = 220 μ F/25 V radial, au pas de 2,5 mm
C10 à C13 = 22 nF céramique, au pas de 5 mm

Semi-conducteurs

D1 = LED bicolore à 2 broches
IC1 = ATMEGA8-16PU (programmé, EPS 071135-41)
IC2 = SFH5110-36 (éventuellement via embase SIL à 3 contacts)
IC3 = 7805

Divers

B1 = B80C1500 rond
K1, K6, K9 = embase SIL à 2 contacts
K2, K7, K8 = embase SIL à 4 contacts
K3 = embase SIL à 7 contacts
K4, K5 = embase encartable à 2 contacts, au pas de 5 mm
X1 = quartz 4 MHz
Circuit imprimé 071135-1 livrable via www.thepcbshop.com
Logiciel pour le contrôleur 071135-11 disponible gratuitement sur www.elektor.fr

cette dernière opération, on utilisera AVR-Studio ou WinAVR.

Si le code reçu correspond à l'un de ceux qui ont été inscrits en EEPROM, le microcontrôleur exécutera la commande demandée.

Le logiciel contient encore un second mode par lequel la cinquième entrée

est remplacée par la fonction marche/arrêt (*stand-by*, instruction 12 en décimal).


(071135-1)

Design your own Embedded Linux Control Centre on a PC

NOUVEAU

Ce livre est
intégralement
en anglais

elektor
CHOPPE

 

Grâce à l'évolution récente des techniques de commande et de régulation qui permet une grande efficacité à partir de moyens techniques bien meilleur marché qu'il y a encore quelques années, la domotique est aujourd'hui un sujet encore plus passionnant pour les électroniciens. Ce nouveau livre en anglais ne traite ni de ZigBee, ni de Z-wave ni de X10 ni d'aucun autre protocole commercial, mais propose un système fait à la maison, à partir d'éléments récupérés. Le système de commande tourne sous Linux sur un « vieux » PC, il utilise une webcam USB, attaque les entrées-sorties par les interfaces standard et envoie ses ordres par radiofréquences (sans fil) aux appareils dans la maison. Le livre détaille bien tout ce qui a trait à la communication, notamment par le réseau ethernet et le ouébe. Le logiciel correspondant est disponible sur le site d'Elektor.

234 pages • 17 x 23,5 cm • ISBN 978-0-905705-72-9 • 32,50 €

Elektor / Publitrionic SARL
1, rue de la Haye
BP 12910
95731 Roissy CDG Cedex
Tél. : +33 (0)1.49.19.26.19
Fax : +33 (0)1.49.19.22.37
E-mail : ventes@elektor.fr

Informations complémentaires et catalogue complet sur
www.elektor.fr/e-choppe

Images pour les fo

Des LED sur grand écran

Rainer Bücken

Dans les grandes diagonales d'écran, les affichages à LED ne rencontrent plus guère de concurrence. Avec ces petites diodes lumineuses, on érige des murs vidéo de plusieurs centaines de mètres carrés qui constituent des écrans semi transparents à la résolution de plusieurs fois la HD. En voici un panorama.

C'est en 1962 que General Electric a fabriqué les premières diodes électroluminescentes rouges. Il a fallu attendre près de vingt ans pour les voir en couleur verte et en 1994, l'arrivée des LED bleues fut un événement. Depuis lors, le développement ne s'est jamais arrêté. Des constructeurs comme Nichida, Philips (qui a racheté Lumileds il y a trois ans), Osram, Sharp et Mitsubishi ont réalisé des progrès considérables sur les dix dernières années. L'un des axes concerne

le rendement. On atteint avec les rouges et les vertes entre 60 et 80 lumens par watt, les bleues suivent avec environ 40 lm/W. Le but à atteindre se situe à 300 lm/W !

30 000 euros le mètre carré

Pour les écrans géants, la LED ne connaît pratiquement plus de rival. Le « Jumbotron » de Sony, un mur d'écrans lumineux de 40 x 25 m, présenté en fonctionnement à Science Expo de Tsukuba, est encore aujourd'hui en service en plusieurs variantes. Le mur se compose de petits téléviseurs monochromatiques !

De nos jours, on utilise couramment des LED de 6 mm. Le prix au mètre carré avoisine les 30 000 euros, auxquels il faut ajouter le calculateur de pilotage, de 20 000 à 50 000 euros. Pourtant, les prix baissent de quelque 5% l'an.

On n'utilise pas de LED séparées pour construire les grands écrans, on fait le « détour » par différentes étapes d'intégration. Ce sont habituellement des modules, grands ou petits, appelés pavés. Pour que l'image reste aussi homogène que possible, on n'utilise dans ce genre de systèmes que des exemplaires triés, dont les caractéristiques sont fixées pour chaque pavé individuellement et que l'on peut régler. Une autre méthode consiste à utiliser la répartition normale selon la loi de Gauss, les LED pour un pavé sont délibérément montées dans le désordre, on compte sur les écarts aléatoires pour qu'ils se compensent mutuellement. Les modules s'assemblent avec exactitude, il n'y a pas de séparation visible. Pour de très petits pixels, ce sont des LED individuelles en CMS qui sont utilisées, pour les grands pixels ou les groupes, plusieurs LED constituent ce que l'on appelle un noeud. L'écart entre les pixels dépend de la distance à laquelle se trouvera le spectateur. À un mètre de distance, l'œil humain peut discriminer deux pixels écartés de 0,3 mm, alors qu'à 100 m, ils doivent être séparés de 30 mm (pouvoir séparateur d'une minute d'arc). La règle empirique dit que si l'on exprime l'éloignement en mètres, un écart (*pitch*) du même nombre de millimètres entre pixels reste invisible.

Sur un écran d'intérieur, l'écart entre pixels doit rester étroit,

 


Figure 1.
Le Gazomètre de Berlin
a été doté de 660 mètres
carrés de LED. (Photos :
Ströer).



Photo : XL Video

on demande entre 3 et 6 mm. En utilisation extérieure, la fourchette va de 8 à 48 mm, exceptionnellement 180 mm. Avec de nombreux modules, on peut aussi générer des pixels intermédiaires. Sur le « DV8 » de Mitsubishi, l'écart physique vaut 16 mm, mais au vrai sens du terme, ce que l'on voit n'est que de 8 mm (cf. www.diamond-vision.com/dynamic_pixel.asp).

L'écran nocturne le plus grand d'Europe

Un exemple spectaculaire est en service depuis peu à Berlin. Ströer Megaposter a fait installer par *satis&fy* sur le Gazomètre, un édifice industriel à Berlin-Schöneberg, un écran de 33 m de large sur 19 m en vertical, à une hauteur de 78 m (figure 1), qui a été mis en service le jour de la clôture de l'IFA 2008. Il affiche la nuit des images publicitaires en direction de l'autoroute urbaine de Steglitz (figure 2 et 3). Le directeur espère en retirer, au cours des cinq prochaines années, environ trois millions d'euros destinés à la restauration du Gazomètre.

Le « Nightscreen » aux proportions 16 : 9^e se compose de 550 chaînes de LED iColor Flex SLX de Color Kinetics, qui est dans le giron de Philips depuis un an. Chaque chaîne contient 50 noeuds à LED adressables individuellement. Ils sont translucides et ronds, font 3 cm de diamètre et sont séparés les uns des autres de 15,6 cm, le long d'un câble à trois conducteurs sur lesquels passent ensemble l'alimentation de 12 V et les données numériques. Chaque platine nodale est équipée de trois LED rouges, deux vertes et deux bleues ainsi que d'une puce « Cromacore ». On peut commander tout le système par Ethernet ou DMX512, sur lequel sont en outre disponibles des effets lumineux programmés. En raison de la haute densité d'intégration, la firme contractante à Berlin ne disposait que d'un mois à peine avant le début des premiers essais réels.

Les LED atteignent une luminance de 3 000 cd/m² (candela par mètre carré, équivalente à l'ancien nit) et sont donc dix fois plus brillantes en moyenne qu'un écran d'ordinateur. C'est pourquoi, en fin de journée, la facture énergétique est un peu plus élevée : pleins feux en blanc, ce sont 80 kW qui s'envolent, chaque LED en prend 2,9 W. Pourtant, aucun

refroidissement n'est nécessaire. Une inspection de routine a lieu au bout de quatre semaines. Si l'on constate qu'un nettoyage est requis, on engage des grimpeurs professionnels.

Cinq fois la HD

Il règne sur le marché des grands écrans une multiplicité bariolée. « Nos plus petits écrans à LED présentent une largeur de Pitch de 4 mm et une puissance lumineuse de



Figure 2. Trop près et mauvais angle de vue – les LED demandent de la distance et la bonne orientation du regard. (Photo : Ströer).

 


Figure 3. C'est la nuit que les automobilistes auront la meilleure image. (Photo : Ströer).



Figure 4.
Le plus grand écran de Barco s'empare de toute la façade d'un building. (Photo : Barco).



Figure 5.
C'est encore Barco qui a installé cet écran, dont la résolution est cinq fois supérieure à la HD, chez le câblodistributeur Comcast aux États-Unis. (Photo : Barco).

 


Figure 6.
À la grandiose cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, il y avait aussi un gigantesque mur de LED. (Photo : Alexander Leppes / Audio Technica).



Figure 7.
Tous les modules de LED n'ont pas résisté lors de la cérémonie d'ouverture au « Nid d'oiseau », certains sont carrément tombés en panne. (Photo : Privat).

2 000 nit. Les plus grands offrent un espacement de 28 mm et 6 000 nit », pour citer Thomas van Damme de Barco Media & Entertainment Division.

Les plus petites LED avec 4 et 6 mm d'espacement trouvent leur emploi dans les applications d'intérieur, les plus grandes, avec un écart entre pixels de 10 mm ou davantage et 6 000 cd/m², se destinent au plein air. Finalement, il ne reste aux écrans à diodes électroluminescentes qu'un ennemi à vaincre, le soleil !

La tendance est claire, le rendement s'élève année après année, toujours plus de lumière pour le même nombre de watts, c'est le contrat. Pour les écrans géants, il semble qu'il n'y ait pas de limite physique. Les plus grands écrans de Barco ont été installés à Pékin, une façade de gratte-ciel (750 m²) en a été totalement recouverte (figure 4). Et pourtant, nous sommes encore loin d'avoir tout vu sur le sujet. « Pour les applications d'intérieur, nous pouvons proposer des murs de 10 000 m² et en extérieur, 30 000 m² ou plus » révèle l'homme de Barco, « il n'y a en principe aucune limite ».

L'écran géant qui offre sans doute la plus haute résolution, Barco l'a installé chez les câblodistributeurs états-uniens Comcast à Philadelphie, il se compose de 10 millions de pixels de LED de 4 mm NX-4, réparties en 6 771 modules. Le mur fait 25,4 m de largeur pour 7,75 m de haut et dispose ainsi de cinq fois la résolution de la HDTV. Le traitement du signal est effectué par six numériseurs de LED DX-700, sept processeurs vidéo Encore et trois routeurs MatrixPRO. La forme est assez inhabituelle (voyez à la figure 5, les larges accès laissés libres vers les trois tours d'ascenseurs). Ce mur vidéo doit servir au divertissement des travailleurs et des visiteurs, aucun programme informatif n'est prévu.

Par mètre carré, la puissance consommée avoisine les 500 watts, on totalise pour 550 x 200 quelque 110 kW en blanc pur. Ce maximum est rare, en moyenne, on peut compter le tiers. Mais il faut quand même fournir cette énergie et le refroidissement voulu à ce niveau de puissance. Parce qu'en fin de compte, la durée de vie des LED est réduite aux températures élevées. À partir de 40 °C, un refroidissement est indispensable. « 50 000 heures de service ne constituent pas une limite pour la plupart des LED, mais c'est leur luminosité qui se réduit de moitié » dit Thomas van Damme.

Pour les Jeux olympiques de Pékin, de nombreux écrans géants ont été installés et c'est la société belge Barco qui s'est taillé la part... du lion. Ce n'est que dans le stade olympique que la situation était différente. Là, c'est vraisemblablement une entreprise chinoise qui a fourni les composants à LED pour une grande partie des panneaux (figure 6). Le fabricant n'est pas connu. Quatre milliards de spectateurs ont suivi la cérémonie d'ouverture à la télévision, 90 000 dans le « Nid d'oiseau ». Toutefois, tous les modules de LED n'ont pas tenu la distance (cf. figure 7), on a aperçu des zones sombres, mais pas de quoi émousser la satisfaction devant un événement aussi fantastique, la foule exultait. En complément de ces écrans d'affichage en direct, on a pu voir aussi des projecteurs d'une brillance extrême.

Développements créatifs

L'entreprise XL Video existe en Allemagne depuis dix ans. « Nous avons construit les premiers systèmes à LED en 1997 » déclare Denis Papin, General Manager de XL Video Allemagne. L'un de ses principaux atouts, c'est que le mur de LED pèse le tiers d'un « Jumbotron » ou d'un système équivalent.

La société a équipé pour la Coupe du monde de football la FanMeile de Berlin (boulevard des supporters) d'un écran géant de 60 m² devant la tour de Brandebourg (figure 8).

Le chanteur Herbert Groenemeyer a figuré dès son entrée en scène sur un mur vidéo de 230 m² (24,5 m x 8,5 m) et l'on pouvait facilement le voir même des places les moins chères (cf. la photo d'en-tête). On a monté horizontalement 24 modules sur 11 en vertical. Un pareil poste de télévision géant pèse 21,8 tonnes et consomme 237 000 watts pour restituer le blanc le plus intense. La moyenne se situe à « seulement » 30 % de cette valeur. On a utilisé des LED DV8 de Mitsubishi qui, physiquement distantes de 16 mm, ne semblent écartées virtuellement que de 8 mm.

En raison de sa résolution relativement plus basse, le prix est assez intéressant. On paye 12 à 13 mille euros du mètre carré, un mur complet vaut donc environ trois millions d'euros. La location pour la semaine vous coûterait 75 000 euros auxquels il faut ajouter 15 000 euros pour le transport et le montage. L'édifier prend à peu près quatre heures, avec trois techniciens et six assistants ; le démontage peut se faire en deux heures, selon Papin.

Une nouveauté dans l'éventail proposé par les entreprises d'affichage est le MiPIX, une fabrication Barco, un module composé de blocs de pixels à LED et qui mesure 4 x 4 cm. Avec ces modules fixés sur un grand mur, on peut réaliser des effets lumineux raffinés aux formes les plus variées, y compris des vidéos sur des logos tridimensionnels. Avec MiSPHERE, également de Barco, on dispose de nouveau d'une combinaison d'afficheurs et de lumières à LED dont le rayonnement, comme celui d'une ampoule habituelle, se répartit sur 360 degrés. Il est possible de reproduire de la vidéo et des données qui créent aussi des effets lumineux sur un rideau translucide.

Des LED noires

La société Gahrens+Battermann aussi a très vite adopté la résolution HD. En 2006, les premiers appareils construits utilisaient des pixels de 6 mm, plus tard, de 3 mm. « *Maintenant, nous avons même installé sur un hippodrome un mur d'affichage de 40 x 12 m qui offre une résolution quadruple de la HD* », déclare le chef d'entreprise Andreas Pater. Les attentes ne cessent de grandir. « *La simple image grand format ne suffit plus. Il faut y ajouter des effets de rideaux, transparents ou changeants, et qui s'effacent dès qu'une scène commence derrière eux* » poursuit Pater.

En collaboration avec Mitsubishi, Gahrens+Battermann ainsi que Lang AG proposent aussi des LED noires. « *Pour le dire simplement, les LED ne sont pas enrobées de résine blanche, mais bien noire. Avec elles, le noir apparaît noir et pas gris, le contraste s'en trouve visiblement augmenté* », ajoute Pater.

Barco annonce pour ses Led noires « *Ilite 6 BK* » un rapport de contraste de 3 000 à 1, du moins dans l'obscurité totale. La commande peut se faire à présent sur 14 bits pour atteindre une plus grande profondeur de couleur. Mais la difficulté qui se présente, avec une Black-LED, c'est de lui faire produire une haute luminosité de 2 000 cd/m² sans engendrer d'embarras thermiques supplémentaires.

Dans la série Diamond Vision de Mitsubishi, les LED individuelles ont été repeintées et entourées d'un étui noir grâce auquel les couleurs semblent nettement plus brillantes, c'est le « *Black Package* », la boîte noire. Du même coup, la face avant est sombre et le contraste rehaussé. Depuis 2004, la technique Mitsubishi est arrivée à Times Square, où l'émetteur de « *MTV 44½* » passe des vidéos musicales, des nouvelles, des pages Internet et des retransmissions d'événements particuliers sur un écran de cette sorte. À Las Vegas aussi, des milliers de visiteurs peuvent admirer sur un mur d'écran à LED le Show de Céline Dion au Caesars Palace.

(070909-1)



Le Globe terrestre des olympiades de Pékin est constitué lui aussi de modules à LED. (Photo : Alexander Leppes / Audio Technica).



 


Figure 8. L'Euro 2008 a attiré, rien qu'à Berlin, des centaines de milliers de spectateurs devant la tour de Brandebourg, où XL Video avait installé plusieurs écrans géants. (Photo : XL Video).

 

 Un exemple d'affichage semi transparent : la technique à LED de la firme Procon pour le concours Eurovision de la chanson à Belgrade en 2008. (Photo : Procon).



Ordinateur pour Jeux TV (1979)

James Jacobs (Australie)

L'ordinateur pour jeux TV d'Elektor, mieux connu sous l'acronyme TVGC et publié dans le numéro de novembre 1979, fêtera son trentième anniversaire l'année prochaine. Dans les numéros suivants plusieurs annonceurs proposaient le TVGC sous forme de kit pour un prix d'environ 2000 francs.

Cette machine innovante, conçu par Elektor et Philips, était basée sur du matériel de Signetics, une filiale américaine de Philips : la CPU (processeur) 2650A de Signetics et son 2636, une interface vidéo programmable (PVI). Un téléviseur standard faisait office d'écran.

Une ROM « moniteur » de 2 Koctets de Philips contenait le BIOS et le système d'exploitation, modules qui permettaient le stockage des programmes sur K7, la programmation de l'ordinateur et même le débogage des programmes. Il y a 30 ans déjà, de l'informatique interactive à plateforme ouverte !

Le PVI supportait du graphisme en 16 couleurs, les « créatures » (sprite) réutilisables de tailles variables, l'affichage du score et des fonds d'écran basiques. L'ordinateur était piloté par un clavier à 28 touches et une paire de manettes de jeu analogiques.






L'ordinateur de base avait 2 Koctets de mémoire vive (RAM), 5 Koctets dans la version étendue, partagés entre le logiciel de la ROM moniteur et les jeux de l'utilisateur.

L'ordinateur regroupait en gros les fonctions des consoles de jeu commerciales de l'époque. Par exemple, la cartouche « Hobby Module » de la console Radofin

contenait une ROM moniteur, la RAM, et une prise DIN pour lecteur cassette, transformant en effet cette console en TVGC simple.

Plusieurs extensions du système ont été publiées dans Elektor de 1979 à 1982. Même si la machine de

     était les deux bus d'extension, capable de recevoir des cartouches de jeu des consoles Interton VC 4000 et Radofin 1292 *Advanced Programmable Video System*, basées sur les mêmes puces. En effet, le TVGC pourrait être considéré comme plateforme de développement pour ce genre de consoles et il y avait







base possédait un générateur d'ondes carrées, la version étendue était équipée de deux AY-3-8910 générateurs de sons programmables (PSG) de General Instrument (certains ordinateurs plus récents, tel que le Atari ST de 1985, n'en avaient encore qu'un !).

Une option intéressante du TVGC

beaucoup de jeux disponibles sur cassette TVGC et en cartouches pour console de jeu. Quels étaient les originaux reste bien souvent difficile à déterminer.

  Le projet « Chargeur de Jeu Rapide » permettant, pour stocker les programmes, l'utilisation d'EPROM à la place de cassettes



  

et un programmeur d'EPROM gigogne donnaient au système une sorte de mémoire Flash primitive. Un autre projet était un générateur de nombres aléatoires matériel.

Plusieurs logiciels, écrits par des lecteurs enthousiastes et distribué par le tout nouveau (à l'époque) service EPS, étaient disponibles sur cassette, mais aussi sur disques vinyl 45 tours ! Des cassettes commerciales étaient vendues par, entre autres,

énormément de la synchronisation des composants.

Les utilisateurs entreprenants et audacieux transformaient leur TVGC en horloge, en prévisionniste de Loto, en lecteur de musique, etc., démontrant ainsi la flexibilité de la machine. En 1981, le Rédacteur en Chef d'Elektor Paul Holmes compilait les articles sur le TVGC en un livre de 248 pages, qui fut, par la suite, traduit en français, allemand et néerlandais.

Les consoles Emerson Arcadia 2001 (1982), à base de 2637 au lieu du 2636, n'étaient pas

Des améliorations, impossibles sur le système d'origine, ont été apportées, comme la sauvegarde du jeu en cours, la désactivation de la détection de collisions pour tricher, le positionnement des points d'observation de données, etc. Une communauté conviviale d'enthousiastes existe toujours [2].

Rares et bien gardées, ces machines valent, aujourd'hui, cher. Chaque exemplaire est fait à la main ; par exemple, des procédures d'étalonnage compliquées étaient nécessaires pour adapter les diverses manettes de jeu de l'époque au TVGC.

L'unité centrale du TVGC représentée ici est gardée jalousement dans l'armoire « Rétronique » chez Elektor. Elle a été montée dans un boîtier en Perspex avec couvercle (enlevé ici) pour être exposée, lors de salons, aux visiteurs qui s'émerveillaient de voir ses entrailles à la pointe de la technique du moment. Malheureusement, pas la moindre cartouche, ni le clavier, ni les cartes d'extensions, ni les manettes de jeu, n'ont survécu aux déménagements d'Elektor ou aux réallocations d'espace pour projets d'antan (finissant alors en général la benne). Si ces pièces avaient encore été disponibles, le prochain numéro de votre magazine risquait fort de paraître avec... beaucoup de retard.

(080412-1)



compatibles. Malheureusement aucun ordinateur à base du 2637 n'a été conçu.

À cette époque l'espace mémoire de 32 Koctets et la pile à 8 niveaux devenaient contraignants et les systèmes basés sur les microprocesseurs 6502, Z80 et 6809 se mirent à dominer le marché.

Récemment l'intérêt dans le TVGC d'Elektor a resurgi et on peut aujourd'hui émuler le système sous Windows avec l'émulateur à source ouverte WinArcadia [1]. (Il existe également des versions pour Amiga.)

Hocosoft.


Les jeux TVGC, s'exécutant en RAM, utilisaient souvent du code automodifiable et remplaçaient parfois des fonctions dans la ROM moniteur. Il n'est donc guère surprenant que ces jeux aient dépendu

Liens Internet

[1] amigan.classicgaming.gamespy.com

[2] tech.groups.yahoo.com/arcadia2001consoles

 Rétronique est une colonne mensuelle s'intéressant à l'électronique du siècle dernier y compris des montages de légende décrits dans Elektor. Nous sommes ouverts à toutes les contributions et suggestions. N'hésitez pas à nous envoyer un Email à : redaction@elektor.fr, sujet : Rétronique Elektor.



Morceaux choisis

La bibliothèque des passionnés d'électronique



Software Defined Radio

Construire une radio logicielle

Pour dessiner une radio à l'ancienne, prenez un HP et une antenne, et entre les deux des transistors, bobines, transformateurs, diodes, condensateurs etc. Pour une radio logicielle (ou définie par le logiciel), on garde juste l'antenne et les HP du PC. Entre les deux on écrit quelques équations appliquées par un traitement numérique du signal (DSP) sur l'ordinateur. Imaginez les possibilités inédites de ce procédé !

Le matériel est certes extensible et adaptable, mais les logiciels, par nature, le sont infiniment plus. Ils sont tous mis à disposition gratuitement et enrichis en permanence par des auteurs passionnés.

176 pages • ISBN 978-2-86661-163-7 • 33,50 €



À la recherche de l'optimal par l'étude des circuits élémentaires

Traité moderne des amplificateurs haute-fidélité à tubes

Les amplificateurs haute-fidélité à tubes électroniques, restés les favoris des audiophiles, reviennent sur le devant de la scène. Pendant cinq ans, les deux auteurs, G. Fiderspil et G. Lallié, ont effectué 6000 simulations informatiques et disséqué pas moins de 1200 maquettes de circuits à tubes pour en livrer les secrets et en découvrir les limites. Dans ce livre, le lecteur acquiert une connaissance approfondie de la conception des amplificateurs à tubes pour mieux apprécier la qualité du matériel existant et optimiser ses propres créations.

344 pages • ISBN 978-2-86661-160-6 • 45,00 €



Écoutez la DRM, c'est magique !

Construire des récepteurs de radio numérique sur ondes courtes

Ce livre d'Elektor dit tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les récepteurs superhétérodynes, à détection directe, pour les bandes amateur ou bien encore à tubes simples (audion), la transmission de données par radio, la radio numérique, les antennes intérieures, les oscillateurs programmables, les techniques de mesure... Mais il ne s'arrête pas là.

210 pages • ISBN 978-2-86661-157-6 • 34,50 €



Inoculez-leur le virus de l'électronique
avant qu'il soit trop tard

DVD Elex

Quad, console, manga, rat, portable, MP3... vous cherchez des idées de cadeaux pour vos enfants ou vos petits-enfants ? Inoculez-leur le virus de l'électronique avant qu'il soit trop tard.

Elex revient sur DVD avec la collection complète des 58 numéros du mensuel d'initiation à l'électronique publiés par Elektor d'avril 1988 à sept. 1993, au format PDF imprimable, et un livret de 16 pages en couleur. Bonus : vidéo d'initiation avec les personnages de la bande dessinée Rési & Transi..

ISBN 978-2-86661-156-9 • 44,50 €



Inusable ! Indispensable !

CD Elektor 2007

Ce CD-ROM réunit tous les articles d'Elektor, le mensuel d'électronique et de micro-informatique appliquées, parus au cours de l'année 2007. Il contient non seulement le texte des articles ainsi que les schémas, mais aussi tous les dessins des circuits imprimés, sous forme de fichiers à haute résolution. Ceci permet à l'utilisateur de modifier à sa guise les dessins existants à l'aide d'un programme adéquat.

ISBN 978-90-5381-218-1 • 27,50 €



Communiquer avec le bus CAN

(Elektor septembre 2008)

Le protocole CAN est sériel, mais il n'est pas possible de le connecter directement à un ordinateur. L'adaptateur USB-CAN tous usages de cet article offre une solution compacte et pratique. Le logiciel qui l'accompagne permet de suivre le transfert de données et d'effectuer des traitements tels que filtrage ou enregistrement en un tour de main, ou plutôt par un clic de souris.

Platine partiellement montée

071120-71 • 69,95 €



Centrale de commande DCC

(Elektor septembre 2008)

L'essentiel dans un réseau à commande numérique actuel est l'unité de commande qui produit les signaux numériques de conduite des locomotives, mais s'acquiesse aussi de tâches annexes, telles que la communication avec un PC. Cette centrale de commande de réseau ferroviaire DCC utilise un puissant processeur ARM7 (celui de la carte de développement ARMee publiée par Elektor en avril 2005, fournie avec le kit).

Kit comportant tous les composants, platine nue comprise + carte de développement ARMee montée prête à l'emploi

070989-71 • 119,95 €



SAPS-400

(Elektor juin 2008)

Les alimentations à découpage sont bien connues pour leur haut rendement, mais elles sont aussi redoutées à cause de leur conception compliquée, si on les compare aux alimentations linéaires. Avec la SAPS-400, nous proposons une alimentation symétrique réglable, puissante, idéale pour des amplificateurs légers, qui occupe moins du quart d'une alimentation habituelle.

Module monté et testé + profil en U en aluminium

070688-91 • 199,00 €

Informations complé-
mentaires et gamme
complète sur notre site
www.elektor.fr
flambant neuf !

Elektor / Publitrone SARL

1, rue de la Haye

BP 12910

95731 Roissy CDG Cedex

Tél. : +33 (0)1.49.19.26.19

Fax : +33 (0)1.49.19.22.37

E-mail : ventes@elektor.fr

elektor
CHOPPE

F365 novembre 2008

€

+++ Retrouvez sur www.elektor.fr toutes les références disponibles +++

F364 octobre 2008

Vobulateur HF et analyseur de spectre

040360-41 Contrôleur programmé 29,95

ATM18 – carte de relais

071035-72 Kit Composants: platine, tous les composants et relais 49,95

071035-95 Platine Port d'Extension, montée et testée 16,95

Four à refusion CMS d'Elektor

080663-91 Appareil monté prêt à l'emploi 1095,00

F363 septembre 2008

Récepteur GPS polyvalent

070309-41 Contrôleur programmé 15,50

Centrale de commande DCC

070989-71 Kit comportant tous les composants, platine nue comprise +
carte de développement ARMee montée prête à l'emploi 119,95

Communiquer avec le bus CAN

071120-71 Platine partiellement montée 69,95

F361/362 juillet-août 2008

Apesanteur totale !

071035-71 Kit composants barreau ferrite, HAL815, aimant 12,95

Horloge pointeuse

070349-41 Contrôleur programmé PIC12F683 7,50

Affichage de consommation pour accu

070821-41 Contrôleur programmé PIC16F676-20I/P 7,50

070821-42 Contrôleur programmé PIC16F628-20I/P 12,50

Féerie subaquatique

071037-41 Contrôleur programmé AT90S8515P 19,90

Rétro-éclairage efficace

080250-41 Contrôleur programmé ATmega32 29,95

Jauge virtuelle pour ULM

080054-41 Contrôleur programmé ATmega8 12,50

Automate d'éclairage extérieur

080258-41 Contrôleur programmé PIC16F628A 12,50

Thermomètre portable

080418-41 Contrôleur programmé 12,50

Gradateur pour DEL

070963-41 Contrôleur programmé AVR2313 15,50

Éclairage automatique à panneaux solaires

080228-41 Contrôleur programmé PIC12C671 12,50

Éclairage horticole sous Flowcode

080113-41 Contrôleur programmé PIC16F88 15,50

Alarme de tente

080135-41 Contrôleur programmé ATtiny13V 6,50

Commande programmable de servo

080323-41 Contrôleur programmé PIC12F675 7,50

Programmeur simple compatible USB pour AVR isp

080161-41 Contrôleur programmé ATmega8-16AU 15,50

1-2-3 De luxe

080132-41 Contrôleur programmé ATmega8-PU 12,50

Testeur de réaction à ATtiny13

080118-41 Contrôleur programmé ATtiny13 6,50

Compte-tours numérique pour (vieux) Diesel

071133-41 Contrôleur programmé AT90S2313 7,50

Simulateur de présence intelligent

080231-41 Contrôleur programmé PIC12C508 7,50

Vigie de LiPo

080053-41 Contrôleur programmé PIC16F84 15,50

Récepteur GPS

080238-41 Contrôleur programmé PIC16F876A 29,95

Télécommandez les appareils chez vous par DTMF

080037-41 Contrôleur programmé ATmega8-16PC 12,50

Chargeur de batteries à panneaux solaires

080225-41 Contrôleur programmé PIC12C671 12,50

Irisations RGB

080419-41 Contrôleur programmé PIC12F675 7,50

Lampe « bouteille de vin »

080076-41 Contrôleur programmé ATtiny45 7,50

vos favoris

- | | | | |
|----------------|---|---|---|
| livres | 1 | ➔ | Construire une radio logicielle
ISBN 978-2-86661-163-7 33,50 € |
| | 2 | ➔ | Tubes audio anciens & récents
ISBN 978-2-86661-155-2 39,50 € |
| | 3 | ➔ | Traité moderne des amplificateurs haute-fidélité à tubes
ISBN 978-2-86661-160-6 45,00 € |
| | 4 | ⬆ | Design your own Embedded Linux Control Centre on a PC
ISBN 978-0-905705-72-9 32,50 € |
| | 5 | ➔ | Construire des récepteurs de radio numérique sur ondes courtes
ISBN 978-2-86661-157-6 34,50 € |
| cd & dvd-rom | 1 | ➔ | FPGA Cours
ISBN 978-90-5381-225-9 19,95 € |
| | 2 | ➔ | DVD Elex
ISBN 978-2-86661-156-9 44,50 € |
| | 3 | ➔ | CD Elektor 2007
ISBN 978-90-5381-218-1 27,50 € |
| | 4 | ➔ | ECD 4
ISBN 978-90-5381-159-7 27,50 € |
| | 5 | ➔ | USB Toolbox
ISBN 978-90-5381-212-9 29,50 € |
| kits & modules | 1 | ➔ | DigiButler
071102-71 39,00 € |
| | 2 | ➔ | Communiquer avec le bus CAN
071120-71 69,95 € |
| | 3 | ➔ | Analyseur OBD-2 compact (Kit)
070038-72 79,95 € |
| | 4 | ➔ | SAPS-400
070688-91 199,00 € |
| | 5 | ➔ | Centrale de commande DCC
070989-71 119,95 € |

Commandez tranquillement sur

www.elektor.fr/e-choppe

ou à l'aide du bon de commande encarté à la fin de la revue.

Les commandes en ligne de livres ou de CD-ROM bénéficient

d'une **remise spéciale de 5%**.


Elektor / Publitronic SARL
1, rue de la Haye • BP 12910
95731 Roissy CDG Cedex
Tél. : +33 (0)1.49.19.26.19
Fax : +33 (0)1.49.19.22.37
E-mail : ventes@elektor.fr

Hexadoku

Puzzle pour les électroniciens

Quand les jours raccourcissent, un Hexadoku corsé est un bon moyen de passer agréablement les soirées plus longues. Alors, faites un effort et essayez de mettre les bons chiffres dans les bonnes cases. Envoyez-nous votre solution et gagnez un superbe E-blocks Starter Kit Professional ou l'un des 3 bons-cadeau Elektor mis en jeu.

Les instructions pour la résolution de ce puzzle sont enfantines. Le Hexadoku utilise les chiffres du système hexadécimal, à savoir de 0 à F. Du tout cuit pour les électroniciens et programmeurs ! Remplissez le diagramme de 16 x 16 cases de façon à ce que tous les chiffres hexadécimaux de 0 à F (0 à 9 et A à F) ne

soient utilisés **qu'une seule et unique fois** dans chaque rangée, colonne et carré de 4 x 4 cases (identifiés par une ligne plus grasse). Certains chiffres sont déjà placés dans le puzzle et en définissent ainsi sa situation de départ. La solution de ce puzzle vous permettra de gagner de jolis prix. Il vous suffit de nous envoyer la **série de chiffres** en grisé.

PARTICIPEZ ET GAGNEZ!

Nous tirerons au sort l'une des réponses correctes qui nous seront parvenues; son auteur recevra un

E-blocks Starter Kit Professional

d'une valeur de € 365,75

nous offrirons en outre **3 bons Elektor** d'une valeur de € 50

chacun. Faites travailler vos méninges !



Tout recours est exclu de même que le sont, de ce jeu, les personnels d'Elektor International Media B.V. et leur famille.

OÙ ENVOYER ?

Envoyez votre réponse (les chiffres de la section grisée) par E-mail, télécopie ou courrier **avant le 24 novembre 2008** à :

Elektor c/o Regus Roissy CDG
Le Dôme - 1, rue de la Haye
BP 12910 - 95731 Roissy CDG
Email: hexadoku@elektor.fr

LES GAGNANTS

La solution de l'Hexadoku du numéro 363 (septembre) est : **7A0FE**

Le gagnant du **E-blocks Starter Kit Professional** est : **Helios Martinez** (42650).

Les **3 bons Elektor** d'une valeur de €50 chacun vont à : **Christophe Arnou** (85130), **Clément Rivet** (43260) et **Claude Vieira** (08120).

Nos félicitations aux lauréat(e)s !


4			E	0	6		F	3	C		9	D			5
	F	D	6			9	4			B	1				
			5	2			7		4	A					B
	7	2			3		A					C	9	6	
2				3	A	8		D		6	7	B	1	4	
				7	C		9		0	8	3			A	E
3		8		E		6	1			4		F		7	
6				4	B	F	D		1	5				8	
	A	5	8		0							6	B		C
	2						5	E		3					8
E				B	9					0	8				F
7		C		A		4		6						0	3
	4	1	3	9								8		5	A
			6	2	D		3			7	C	F	4	0	9
	C	7		8	4			1		9	5	2	D	E	6
9	E	B	0	5	7	A					2	1			F

(c) PZZL.com

F	5	1	B	E	7	9	3	A	0	D	8	C	4	2	6
4	6	8	C	D	0	A	2	1	9	B	F	7	3	5	E
A	0	D	E	B	5	4	6	3	C	7	2	9	F	1	8
7	9	2	3	F	1	8	C	5	E	6	4	D	B	A	0
8	7	5	6	3	2	F	1	B	A	4	9	E	C	0	D
C	1	3	D	8	B	7	A	0	F	E	5	4	2	6	9
9	A	B	0	4	E	C	D	7	2	3	6	1	5	8	F
2	E	4	F	0	9	6	5	8	D	C	1	3	7	B	A
6	3	F	1	9	D	2	8	C	4	A	B	5	0	E	7
0	2	9	7	6	3	5	4	E	1	8	D	B	A	F	C
E	D	A	8	1	C	B	0	F	7	5	3	6	9	4	2
5	B	C	4	7	A	E	F	9	6	2	0	8	D	3	1
1	F	0	A	5	8	3	E	D	B	9	7	2	6	C	4
B	4	6	9	C	F	0	7	2	5	1	E	A	8	D	3
D	8	7	2	A	4	1	B	6	3	0	C	F	E	9	5
3	C	E	5	2	6	D	9	4	8	F	A	0	1	7	B

La collection i-TRIXX

Cette année encore vous pouvez vous attendre à une collection i-TRIXX au milieu du prochain numéro. i-TRIXX est un hebdomadaire électronique gratuit, rempli avec des nouvelles sur les ordinateurs et l'électronique, des astuces, des nouveaux produits et modes, des liens intéressants ou marrants et pleins d'autres choses encore. Toutes les deux semaines i-TRIXX propose un petit montage destiné aux débutants de l'électronique ou à ceux qui ont envie de construire quelque chose de pas trop compliquée. La collection dans le prochain numéro est une compilation des meilleurs montages i-TRIXX de l'année écoulée, une collection sympathique à garder ou à offrir à un collègue amateur de l'électronique.

 

Hifi sans fil

Les connexions sans fil étaient jusqu'à présent assez rares dans le monde de l'hifi, surtout à cause de la qualité inférieure de ce genre de liaisons. Depuis quelque temps certains fabricants ont résolu les problèmes et proposent maintenant par exemple des systèmes *surround-sound* avec haut-parleurs satellites sans fil. Par contre, pour les systèmes faits maison, une liaison audio sans fil restait difficile à réaliser. Restait... car grâce à quelques nouveaux modules de chez Aurel c'est devenu un jeu d'enfant de réaliser une liaison audio sans fil de haute qualité.

Toupie électronique

Un gadget impressionnant, cette toupie électronique qui affiche un texte quand on la fait tourner, grâce à quelques LED. La platine circulaire, avec un diamètre de 70 mm, contient un microcontrôleur, deux piles bouton, deux rangées de LED et quelques autres composants. Le champ magnétique de la terre est utilisé de façon très ingénieuse pour détecter la rotation de la platine, ce qui permet aux LED d'afficher un texte lisible à l'œil humain.



Des raisons rédactionnelles impératives peuvent se traduire par un non-respect à la lettre de cette avant-première du prochain numéro. Attention le numéro de décembre 2008 devrait être en kiosque à partir du 14 novembre 2008.



Prix au numéro

France	6,15 €
DOM Surface	7,20 €
DOM Avion	9,00 €
Belgique	6,75 €
Suisse	11,70 FS
Canada	8.60 \$Can

Abonnement d'un an standard

France	64,50 €
Belgique	71,00 €
Suisse	120,00 FS
DOM Surface	84,50 €
DOM Surface Priorité	110,00 €

Étudiant -/- 20%

Abonnement de 2 ans standard

France	115,00 €
Belgique	127,50 €
Suisse	217,00 FS
DOM Surface	152,00 €
DOM Surface Priorité	198,00 €

Étudiant -/- 20%

Abonnement PLUS d'un an

France	74,50 €
Belgique	81,00 €
Suisse	143,00 FS
DOM Surface	94,50 €
DOM Surface Priorité	120,00 €

Étudiant -/- 20%

Abonnement PLUS de 2 ans

France	135,00 €
Belgique	147,50 €
Suisse	263,00 FS
DOM Surface	172,00 €
DOM Surface Priorité	218,00 €

Étudiant -/- 20%

Sous réserve de modification de prix.

Abonnements

E-mail : abonnements@elektor.fr

Commandes/Ventes

E-mail : ventes@elektor.fr

Il est possible de faire démarrer un abonnement à tout moment. Nous vous rappellerons en temps utile l'approche de la fin de votre abonnement. La méthode la rapide et la moins chère de vous

abonner est de le faire par le biais de notre site Internet www.elektor.fr/abo, mais vous pouvez également le faire à l'aide du bon de commande se trouvant en fin de magazine. Il est possible de commander d'anciens numéros dans la limite de leur disponibilité (cf. le bon de commande, leur prix est celui d'un numéro à l'unité).

Veuillez SVP nous fournir un changement d'adresse au moins 3 semaines auparavant en mentionnant votre numéro d'abonné (cf. le label accompagnant votre magazine), l'ancienne et la nouvelle adresse.

Le département Clients est accessible du lundi au jeudi de 8h30 à 17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h30.

Si vous avez des questions concernant votre abonnement, vous pouvez appeler ce département au numéro 01.49.19.26.19.

Pour le traitement de votre abonnement, Elektor vous demande des données personnelles. Conformément à la loi « Informatique et Liberté », vous bénéficiez d'un droit d'accès à ces données et vous pouvez en demander la rectification. Sauf refus écrit de votre part auprès du service Abonnement, ces informations pourront être utilisées par des tiers.

Choisissez votre formule d'abonnement annuel

et recevez gratuitement le baladeur MP3 (2 Go)*



lisez **e/elektor** l'électronique imaginative

Faites votre choix :

- Abonnement standard d'un an pour 64,50 € (Belgique : 71,00 €) Pour 11 numéros y compris le numéro d'été double
- Abonnement **PLUS** d'un an pour 74,50 € (Belgique : 81,00 €) Pour 11 numéros y compris le numéro d'été double plus le CD-ROM annuel 2008** tout chaud (il coûte normalement 35,00 € port inclus). Vous économisez 32,90 € !

* Offre valable jusqu'à épuisement des stocks, uniquement si vous n'avez pas été abonné à e/elektor au cours des 12 mois précédents. ** Le CD-ROM annuel 2008 vous sera envoyé d'office dès sa parution prévue en février 2009.



BON DE COMMANDE

11/2008

Je commande les articles suivants :

Designation des articles	Prix	Qté	Montant

FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE

Montant de la commande	TOTAL €
Priorité France métropolitaine & Europe **	+ 10,00 €
Priorité DOM/TOM et le reste du monde *	+ 15,00 €
Standard France métropolitaine & Europe **	+ 8,50 €
Standard DOM/TOM et le reste du monde *	+ 12,50 €

* envoi priorité conseillé **ATTENTION ! Pour les frais de port standard à 8,50 €, nous vous rappelons que les délais d'acheminement de vos paquets sont d'environ 10 à 15 jours. Nous vous conseillons l'envoi priorité à 10,00 € pour un délai de 5 jours environ.

ANCIENS NUMÉROS

Prix par exemplaire 6,15 € (*10,90 €)

2005	319	320	321	322	323	324	325/326*	327	328	329	330
2006	331	332	333	334	335	336	337/338*	339	340	341	342
2007	343	344	345	346	347	348	349/350*	351	352	353	354
2008	355	356	357	358	359	360	361/362*	363	364	365	

CERCLEZ les numéros désirés

*numéros doubles

Nous vous prions de bien vouloir entrer vos coordonnées dans les cases prévues à cet effet sur le dos de ce bon de commande.

POUR VOS COMMANDES (kits, modules, livres, CD-ROM etc.)
VEUILLEZ INDIQUER ICI VOS COORDONNÉES COMPLÈTES :

Je commande les références indiquées au verso pour un montant de € par :

Mode de paiement (cochez la case de votre choix) :

- Chèque bancaire / CCP à l'ordre de Elektor
 Virement bancaire pour la France : ABN AMRO Paris
Compte : 18739-00001-00200769901-92
 Virement bancaire pour la Belgique :
CCP 000-1347214-78 à Warneton
 Virement bancaire International : ABN AMRO Paris
IBAN : FR76 1873 9000 0100 2007 6990 192 (BIC : ABNAFRPP)
 Carte de crédit (complétez et signez ci-dessous s.v.p.) :

Forfait de port et d'emballage :

- 8,50 € envoi standard France métropolitaine & Europe
- 12,50 € envoi standard DOM/TOM et le reste du monde
- 10,00 € envoi express France métropolitaine & Europe
- 15,00 € envoi express DOM/TOM et le reste du monde

Code de vérification (les trois derniers chiffres au dos de la carte)

Numéro de carte de crédit (Visa ou MasterCard) Date de validité

Signature _____

Voici mon adresse :

Nom _____
Prénom _____
Date de naissance _____
FR Le cas échéant, veuillez indiquer votre numéro d'abonné
Société _____
Adresse _____
Code Postal _____
Localité _____
E-mail _____
Pays DOM/TOM _____

Oui,

**je souscris un abonnement d'un an à Elektor (11 numéros).
Dès l'enregistrement de mon paiement, je recevrai automatiquement
et sans aucun engagement de ma part le baladeur MP3 (2 Go).***

Cochez la case correspondant à l'abonnement de votre choix :

- Abonnement standard d'un an pour 64,50 € (Belgique : 71,00 €)
 Abonnement **ELEKTOR PLUS** d'un an pour 74,50 € (Belgique : 81,00 €)
(le CD-ROM annuel 2008 compris**)

Mode de paiement (cochez la case de votre choix) :

- Chèque bancaire / CCP à l'ordre de Elektor
 Virement bancaire pour la France : ABN AMRO Paris
Compte : 18739-00001-00200769901-92
 Virement bancaire pour la Belgique :
CCP 000-1347214-78 à Warneton
 Virement bancaire International : ABN AMRO Paris
IBAN : FR76 1873 9000 0100 2007 6990 192 (BIC : ABNAFRPP)
 Carte de crédit (complétez et signez ci-dessous s.v.p.) :

Code de vérification (les trois derniers chiffres au dos de la carte)

Numéro de carte de crédit (Visa ou MasterCard) Date de validité

Signature _____

Voici mon adresse :

Nom _____
Prénom _____
Adresse _____
Code Postal _____
Pays DOM/TOM _____
Localité _____

Envoyez cette carte accompagnée du paiement sous enveloppe affranchie à :

**Elektor / Publitrionic SARL
c/o Regus Roissy CDG
1, rue de la Haye
BP 12910
95731 Roissy CDG Cedex
FRANCE**

Envoyez cette carte accompagnée du paiement sous enveloppe affranchie à :

**Elektor / Publitrionic SARL
c/o Regus Roissy CDG
1, rue de la Haye
BP 12910
95731 Roissy CDG Cedex
FRANCE**



RUBRIQUE PUBLI-RÉGION

Liste d'annonceurs classés par pays, puis par région
(fabricants, distributeurs, revendeurs, librairies...).

ILE DE FRANCE

LKC ELECTRONIQUE

Logiciels-Kits-
Tous Composants, Matériel informatique, alarme, sonorisation, Pièces TV, Hi-Fi, Vidéo, Electroménager
17, Rue du Renouveau -
78700 Conflans

Tel : 01.39.72.40.09

Fax : 01.39.72.43.95

lkc.electronique@aliceadsl.fr

FRANCHE COMTÉ (39)

IMPRELEC

NOUVELLE ADRESSE

32, rue de l'Egalité - 39360 VIRY
Tél: 03 84 41 14 93 - Fax: 03 84 41 15 24
E-mail: imprelec@wanadoo.fr

Réalise vos CIRCUITS IMPRIMES de qualité professionnelle SF ou DF, étamés à chaud et percés sur V.E. 8/10° ou 16/10°, (Éillets, trous métallisés, sérigraphie, vernis d'épargne. Face aluminium et polyester multicolore pour façade.

De la pièce unique à la série, vente aux entreprises et particuliers. Tarifs contre une enveloppe timbrée, par Tél. ou mail.

Pour tous renseignements sur cette rubrique,
veuillez contacter

SL Régie - Sophie Lallonder

12, allée des Crételles, 37300 Joué-Lès-Tours

Tél. : 02 47 38 24 60

E-mail : sophie.lallonder@wanadoo.fr

Répertoire des annonceurs

BETA LAYOUT www.pcb-pool.com	45
EBCONNECTIONS www.ebconnections.com	21
ESPACE COMPOSANT ELECTRONIQUE www.ibcfrance.fr	88
EUROCIRCUITS www.eurocircuits.com	49
IMPRELEC	87
LEXTRONIC www.lextronic.fr	2
LKC ELECTRONIQUE	87
MIKROELEKTRONIKA www.mikroe.com	17
NATIONAL INSTRUMENTS www.ni.com/daq/f	33
PEAK www.peak-system.com	21
SELECTRONIC www.selectronic.fr	29

Réservation d'espaces publicitaires

Réservez dès aujourd'hui votre espace publicitaire dans le magazine Elektor du mois de janvier 2009 !
Date limite de réservation : **le 18 novembre 2008**

Pour toute information concernant la publicité aussi bien dans notre magazine que sur notre site internet www.elektor.fr contactez :

SL Régie - Sophie Lallonder
12, allée des Crételles, 37300 Joué-Lès-Tours
Tél. : 02 47 38 24 60
E-mail : sophie.lallonder@wanadoo.fr

FPGA Cours en 9 leçons



Le train des FPGA est en marche, montez-y avant qu'il ne prenne de la vitesse !



Il en va un peu aujourd'hui des FPGA comme autrefois des microcontrôleurs : apparus dans les années 70, les μ C ne se sont imposés que bien plus tard, une fois les outils appropriés mis au point et disponibles pour le plus grand nombre. Les Field Programmable Gate Arrays, c'est-à-dire « réseaux de portes logiques programmables de l'extérieur », brillent par leurs performances et leur versatilité. Pourtant leur utilisation dans des réalisations est encore trop timorée. L'avènement récent des nouveaux compilateurs C2H va accélérer le mouvement. Désormais les FPGA ont le profil requis pour battre en brèche le monopole des μ C.

Elektor a réuni sur CD-ROM son cours en 9 leçons, qui entend mener le lecteur de la logique numérique à la construction d'un serveur web FPGA.

ISBN 978-90-5381-225-9 • 19,95 €

Elektor / Publitrone SARL
1, rue de la Haye
BP 12910
95731 Roissy CDG Cedex
Tél. : +33 (0)1.49.19.26.19
Fax : +33 (0)1.49.19.22.37
E-mail : ventes@elektor.fr

elektor
CHOPPE

Informations complémentaires et catalogue complet sur
www.elektor.fr/e-choppe



ESPACE COMPOSANT ELECTRONIQUE

66 Rue de Montreuil 75011 Paris, métro Nation ou Boulet de Montreuil.
 Tel : 01 43 72 30 64 / Fax : 01 43 72 30 67 / Mail : ece@ibcfrance.fr
 Ouvert le lundi de 10 h à 19 h et du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h

www.ibcfrance.fr
 Commande sécurisée

PLUS DE 30.000 REFERENCES EN STOCK
VENTE EN GROS

HOT LINE PRIORITAIRE pour toutes vos questions techniques : 08 92 70 50 55 (0.306 € / min)

N° Indigo 0 825 82 59 04

Mesureur de champ satellite SATLOOK

C'est le moment de vous équiper pour le passage du satellite Hotbird vers astra



- Micro + G2...le plus léger LCD...**369.00€**
- Mark III.. noir et blanc.....**389.00€**
- Mark IV ..écran couleur FTA.....**775.00€**
- Digital NIT... information NIT.....**775.00€**
- Digital NIT color nouveau...**1190.00€**
- Combolook. sat et terrestre.....**1350.00€**
- Megalook...le plus complet**2490.00€**

Détail du micro G2



Ce nouveau modèle permet de mesurer le signal provenant de 2 satellites, avec l'affichage du spectre, son écran LCD affiche le BER (bit rate error), le diagramme de constellation (QPSK) et le signal sur bruit S/N (signal/noise ratio). La fonction NIT permet d'identifier le nom du satellite et stocke 100 positions de satellite. La LNB peut être switchée à 13v ou 18v et aussi le 22khz, et commande du diseq **369.00€**

Nouvelle génération de demodulateur Mpeg4 PVR ready (disque dur) NANOXX 9500HD



MPEG 2 et MPEG 4, PVR ready (disque dur par liaison USB 2)
 1 lecteurs de cartes (smartcard) + 2 lecteurs de CI PCMCIA
 HDMI 1.2 - 2 Peritels - sortie Svideo - Connection YUC - Sortie optique et coaxiale - port ethernet - port USB2 - RS232 - etc.... **399.00€**

IBC MX HD COMBO



Récepteur COMBO satellite haute définition et terrestre (TNT) haute définition.

En façade 2 lecteurs PCMCIA, lecteur smart card, USB, PVR ready (disque dur), connectique multiple, HDMI, RS 232C, S/PDIF, USB 2.0, Y/Pb/Pr

Prix de lancement 399 €

Parabole extra plate discrete

Antenne satellite extra plate selfsat polarisation horizontale et verticale compatible pour tout les satellites europeens



- Pour 1 demodulateur.....**139.00€**
- Twin pour 2 demodulateurs.....**159.00€**

Partez à la chasse au trésor



- CS50...modele économique.....**28.00€**
- CS100...modele de base.....**44.90€**
- CS150...avec discrimination.....**89.90€**
- CS200...avec afficheur lcd.....**169.00€**
- T330BE...étanche pro.....**236.55€**
- T330BD...LCD + DISCRI.....**128.00€**

Pour votre laboratoire

Insoluseuse 4 tubes
105.50€

Graveuse
56.80€



Promo l'ensemble 155€

Ensemble kit débutant



la façon la plus agréable de s'initier à l'électronique et d'étudier les miracles du monde scientifique livré avec notices en anglais et en français

- EL21.....assemblez votre propre radio AM / FM.....**19.50€**
- EL301..... 30 expériences passionnantes.....**22.00€**
- EL1301 ..haut-parleur, affich. 7 segments 130 experiences...**54.95€**
- EL3001 ..pour l'élaboration de 300 projets....**111.00€**.....**89.95€**

DETECTEUR DE CHAMPS MAGNETIQUES nouveau modele professionnel

200 / 2000 milli Gauss
 200 micro Tesla
 Resolution 0.1 / 1 milli Gauss
 0.01 / 0.1 micro Tesla
 1 axe de mesure
 Bande passante 30 Hz to 300 Hz
 Connectable via rs232
TES-1390.....199.00€



COMPTEUR GEIGER MULLER

Permet de mesurer la radioactivité
 Les radiations ionisantes détectées:
 Rayons X, Gamma et particules Béta
 Unité de mesure:
 µRem/h ou µSv/h
 Affichage sur LCD durée des piles environ 550h



RD1503.....219.00 €