Nous vous proposons une gamme homogène d'appareils de mesure, de très belle présentation dans une ligne de boîtiers de même encombrement et superposables (excepté Alimentation de laboratoire et Analyseur logique). Tous ces kits sont fournis avec boîtier. face-avant alu anodisé, percée et sérigraphiée, boutons et accessoires. Caractéristiques détaillées sur simple demande en précisant la référence voulue.

1 - GENERATEUR D'IMPULSIONS

- Temps de montée : 10 ns environ.
- Largeur : 7 gammes de 1 μs à 1 s, rapport cyclique réglable jusqu'à 100%.
- Période : 7 gammes de 1 μs à 1 s + déclenchement externe en manuel.
- Tension de sortie : variable de 1 à 15 v. sortie TTL, impédance de sortie 50 Ω, signal normal ou
- Divers : sortie synchro, indication de fausse manœuvre, etc.

Le Kit Générateur d'Impulsions

013 1516

0

Selectro

2 - EXTENSION MEMOIRE UNIVERSELLE POUR OSCILLOSCOPE (86135) (E 104)

- Pour tout oscilloscope équipé des calibres 0,2 V / div. et 0,5 ms/div.
- Vitesse de balayage de l'écran de 5 à 250 s. en 6 gammes (extensible)
- Alimentation 5 V régulée intégrée.

Le Kit Mémoire pour Oscilloscope

013.6710

475,00 F

3 - WOBULATEUR AUDIO

(85103) (E 89)

Permet de transformer tout générateur BF équipé d'une entrée VCO en générateur wobulé (à alimenter à partir du générateur de fonctions).

Le Kit Wobulateur Audio

4 - GENERATEUR DE FONCTIONS

- Gamme de fréquences : de 1 Hz à 100 kHz en
- Signaux délivrés : sinus, carré, triangle.


Le Kit Générateur de Fonctions

5 - DOUBLE ALIMENTATION DE LABORATOIRE "SUPER

- COMPACTE" 2 sections indépendantes réglables : de 0 à 20 V / de 0 à 1,25 A.
- Totalement protégée contre les court-circuits.
- Affichage digital LED sur chaque voie de la tension ou du courant de sortie.
- Le kit est fourni avec transfo torique spécial.

Le Kit Alimentation "Super Compacte"

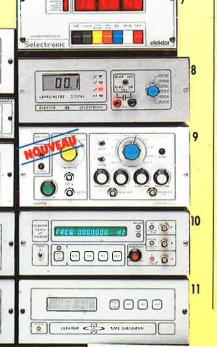En préparation : KIT MULTIMETRE 4000 POINTS A CHANGEMENT AUTOMATIQUE DE GAMMES. 87099



6 - ALIMENTATION DE **LABORATOIRE**

(82178) (E 54)

- Alimentation de laboratoire à affichage digital LCD (3 1/2 digits). Tension ajustable de 0 à 30 V. - Courant limitable de 0 à 3 A. - Protection totale contre les court-circuits. - Dimensions : 300 x 120 x 260 mm avec radiateurs. - Poids: 7 kg.
- Le Kit Alimentation de Laboratoire Numérique

013.1474

1.640,00 F

9 - GENERATEUR DE SALVES (87036) (E 106/107)

"SPOT-SINUS"

- Générateur SINUS à très faible taux de distorsion (< 0,008%) couplé à un générateur de salves. - 5 fréquences fixes stabilisées par quartz. Paramètres des salves réglables séparément. (Fourni avec face autocollante gravée).
- Le Kit Générateur de Salves 'SPOT-SINUS'

013.6795

1.130.00 #

MODULE VOLTMETRE NUMERIQUE UNIVERSEL **EN KIT** LCD LED



(Décrit dans E.P. nº 99). . Alimentation à prévoir : 5 à 15 V / 3 mA (symétrique ou asymétrique).

Le Kit Module LCD

199.00 F

Le Kit Module LED

Prix de lancement :

185.00 F 165,00 F

L'embarras du choix!

Caractéristiques communes aux deux modèles : - Remplace tout galvanomètre continu, analogique de tableau.

- Affichage: 2000 points (3 1/2 digits).
- Calibre de bose : 200,0 mV (autres calibres par
- simple changement d'une résistance).
- Calibres "Ampèremètre" obtenus par
- adjonction d'un shunt (en principe : 0,1 Ω). Zéro automatique. Polarité automatique.

Alimentation à prévoir : 8 à 20 V / 220 mA.

- Régulation incorporée.
- Précision : ± 1%.
- Fourni avec fenêtre enjoliveur.
- Découpe à prévoir dans la face-avant : 23 x 67,5 mm.

7 - CHRONOPROCESSEUR

Horloge programmable automatique par réception de signaux codés "FRANCE-INTER" RECEPTEUR SANS MISE AU POINT. Accordé sur la nouvelle fréquence (162 KHz). Totalement compatible avec le nouveau système de

- Mise à l'heure automatique toute l'année. Réception garantie sur tout le territoire métropolitain et les pays limitrophes. - 4 sorties programmobles avec sauvegarde (voir description détaillée dans notre catalogue général).

LE KIT : Il est fourni avec tout le matériel nécessaire à la réalisation complète : cirquits imprimés (dont 1 à double face à trous métallisés), mémoires programmées, le jeu d'ACCUS DE SAUVEGARDE pour la programmation, accessoires, etc. ainsi que la tôlerie avec face avant percée et sérigraphiée.

Le Kit Chronoprocesseur Professionnel

8 - CAPACIMETRE DIGITAL

- Gamme de mesures : de 0,5 pF à 20 000 µF en 6 gammes. Précision : 1% de la valeur mesurée ± 1 digit ;
- 10% sur le calibre 20 000 μ F.
- Affichage: Cristaux-liquides. Divers : Courant de fuite sans effet sur la mesure; - Permet de mesurer les diodes varicap.

Le Kit Capacimètre Digital

013,1514

10 - FREQUENCEMETRE 1,2 GHz A MICROPROCESSEUR

(85013 - 85014 - 85006) (E 78/79)

- Fréquencemètre professionnel de 0,01 Hz à 1,2 GHz. - Impulsiomètre - Périodemètre
- Compteur. Changement automatique de gammes. - Affichage fluo 16 digits alphanumériques. - Base de temps de précision par oscillateur hybride haute stabilité. - Face-avant avec clavier de commande intégré.

Le Kit complet 1,2 GHz

2.750,00 F

EN OPTION Oscillateur ultra-stable TXCO 10,000 MHz 013.5520 699,00 F

11 - HORLOGE ETALON "DCF 77" (86124) (E 105/106)

Horloge à signaux horaires codés. - Affichage simultané de toutes les informations. - Carillon programmable. - Interface compatible RS 232. Fréquence étalon de 10 MHz en sortie, etc. (cette horloge ne possède pas de sortie programmable et n'est utilisable que dans la moitié Nord de la FRANCE) - Le kit est fourni avec face-avant à clavier

Le Kit Horloge DCF 77 2.100,00 F

12 - L'ANALYSEUR LOGIQUE (81094 - 81141 - 81577)

intégré et cadre ferrite bobiné

Caractéristiques générales : - Permet l'échantillonnage de 8 lignes de données de 256 états logiques - Horloge interne 4 MHz - Un curseur permet de pointer sur l'écran un mot logique de 8 bits - L'extension mémoire permet de mémoriser des signaux analogiques - Compatible TTL, TTL-LS, C-MOS. LE KIT. Il comprend : l'analyseur logique - l'extension mémoire - les tampons d'entrée pour circuits C-MOS.

Le Kit Analyseur Logique

2.900.00


VENTE PAR CORRESPONDANCE : 11, RUE DE LA CLEF-59800 LILLE TEL, 20,55,98,98

TARIF AU 1er JUIN 87

SOMMAIRE

nº108 Juin 1987

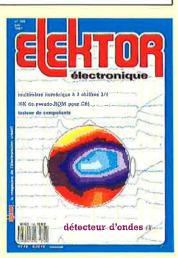Vous aurez sans doute de la peine à le croire. Mais ce que l'on voit là c'est ce qui se passe dans votre tête lorsque vous entendez un grand clic dans l'oreille gauche. Les signaux obtenus lors d'un électro-encéphalogramme ont été traités par ordinateur pour une restitution graphique. (Source: G. Mutz, W. Pfleger, W. Teder)



Services

Circuits imprimés en libre-service	47
Répertoire des annonceurs	73
Petites Annonces Gratuites Elektor	76

Informations

Chip-Selekt			. Maria	49
-------------	--	--	---------	----

Le	serveur	MINITEL	d'ELEKTOP		58
	0011001	141114116	O EEEITI OI	ALBERTALBURGALBOR ROBURG	00

marché	60
elekture 63 et	71

REALISATIONS

Bio-expérimentation

Détecteur d'ondes α	27
La mesure de signaux physiologiques	64
W. Teder	

Mesure

Multimètre numérique à 3 chiffres 3/4		30
Testeur de composants	K.W.	61
Régulateur FCT* bloqués	S+1	70

Chargeur d'a	ccu Cad-Ni idéal	34
	passif à PID-11	44

Audio

Préamplificateur Hi-Fi pour microphone 37

Micro-informatique

16K de pseudo-ROM pour C64


Mettez un tigre dans votre ... PC1512 51

transistor BFW 92 A


Sektor compocarte


= 14 mA,

13 dB (I_C :

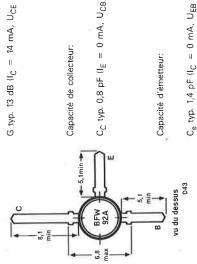

elelator-infocartes

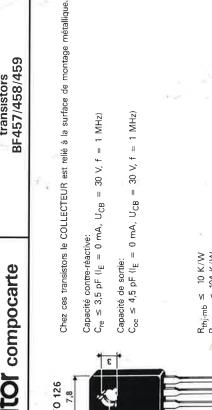

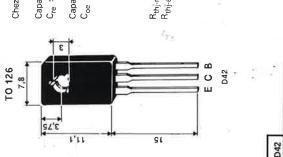

MESURES DE FREQUENCES HC-F1000

CANAL A

10 Hz à 10 MHz compteur direct. 10 MHz à 100 MHz prédivisé par 10

contacteurs Résolution Direct: 1.10.100 Hz sélectionné par

Ouverture de porte 0.01 S, 0.1 S, 1 S sélectionné par sélectionné par contacteurs Prédivisé: 10.100.1000 Hz

 \pm erreur de la base de temps CANAL B Précision ± 1 point contacteurs.

Résolution: 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz sélectionné par contacteurs Calibre: 100 MHz à 1 GHz

Afficheur

: 8 digits, LED rouges,

indicateurs:

Porte,

Dépassement,

kHz,

MHz,

7 mm avec point décimal

TOTALISATEUR (CANAL A) de temps Précision ± 1 point, ± erreur de la base Ouverture de porte 0.027 S, 0.27 S 2.7 S sélectionné par contacteurs

PERIODEMETRE (CANAL A) **Résolution**: ± 1 point de l'entrée Calibre: 10 Hz à 10 MHz

Précision : ± 1 point, ± erreur de période de la base de temps Calibre : 10 Hz à 2.5 MHz Résolution: 10-7S, 10-8S, 10-9S sélectionne par contacteurs

CARACTERISTIQUES D'ENTREE

25 mV efficaces, ou 70 mV c.c Sensibilité d'entrée CANAL A

par 1, par 20 fixe Atténuation

environ 1 MΩ, < 35 pF Tension max. admissible 250 V (DC + AC efficaces) Sensibilité d'entrée CANAL B mpédance

BASE DE TEMPS Tension max. admissible: 3 V Impédance: environ 50 ♀

Stabilité temps Fréquence: 10 MHz, 3.90625 MHz

lemperature

Mise en température

20 min. pour une mise sous tension à 25°C

15 mV efficaces, ou 50 mV c.c

+ - 3 · 10⁻⁷ / mois

Tension alimentation $+-1\cdot 10^{-7}$ pour 10% de variation

+ -- 1 1 10-6 de 0° à 40°C

Caractéristiques

Humidité Stockage et transport: -40°C à 60°C


Dimensions: Largeur: 205 mm Profondeur 267 mm Hauteur : 75 mm

Controle : Comptage interne de la base de temps 10 MHz Alimentation: secteur: $115/230~V~+-~15\%~45~Hz~\grave{a}~70~Hz$

Batteries internes en option

Température: Utilisation: -5°C +50°C : Utilisation: 10 à 90% d'humidité relative Stockage: 5 à 95% humidité relative

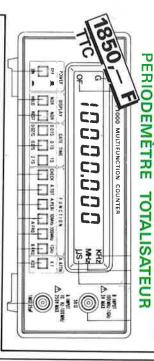de 10 Hz à 1 GHz (1000 MHz) FREQUENCEMETAL



CONDITIONS DE VENTE

sauf samedi 8h - 12h30, 14h - 17h30. Tous nos prix s'entendent dimanche et lundi. Heures d'ouverture: 10h - 12h30, 14h - 19h RANCE: 30.00 F Forfaitaires EXPÉDITIONS SNCF: factu-rées suivant port réel COMMANDES PTT SUPÉRIEURES A 500 F, Franco COMMANDE MINIMUM 100 F (+ port) TTC mais port en sus. Expédition rapide. En C.R. majoration Porte de Vanves) 92240 MALAKOFF 🔳 Tél. 46.57.68.33 Fermé BP. 4 MALAKOFF **II** MAGASIN 43, rue Victor Hugo (Métro REGLEMENT A LA COMMANDE PORT PIT ET ASSU . F:

in Riv	BFW 92 A Transistor NPN pour amplifica- teurs HF travail- lant dans la gamme 40 860 MHz LE BFW92A est le successeur du BFW92	type	elekat:
į.	$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	caractéristiques	elektor compocarte
*	n <u>a</u>		tr BF
¹⁾ pour T _a ≤ 70°C	U _{CBO} 25 V U _{CEO} 15 V U _{EBO} 2,5 V I _{CAV} 25 n I _C 50 n I _C 3 n I _D 3 n I _D 200 n I _T 150 ° R _{th} ; a 0,4 K	maxima	transistor BFW 92 A
	V V NA MA MA A MA A MA A MA A MA A MA A		

elelator - infocartes

D43

Les valeurs correspondent aux conditions

BF457 BF458 sortie vidéo dar pour étages de Transistors NP BF459 type СВО compocarte ≤ 50 nA caractéristiques $(U_{CB} = 100 \text{ V pour BF457})$ BF457/458/459 transistors Ogo maxima

U_{CEO} 160 V 250 V 300 V

	e ur
$^{\circ}$ La tension d'effondrement est la tension collecteur- émetteur à laquelle la h_{fe} d'un circuit pratique est tombée à 80% de la h_{fe} à $ \ U_{CE} =50\ V_{*}. Une diminution supplémentaire de la tension collecteur-émetteur entraı̂ne une forte augmentation de la distorsion du signal, (Est quelquefois donnée sous l'abréviation de U_{CE} sat HF).$	$(\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$
n collecteur- ratique est V. Une dimi- lecteur- ion de la dis- née sous	pur BF458) pur BF459) E = 10 V) = 6 mA) = 150°C)" E = 10 V)
$^{\rm th}$ pour $T_{\rm mb} \leq 90^{\rm o}{\rm C}$ et un refroidissement suffisant	BF458 BF459 BF459 UEBO ICAV ICM IPtot Tj
pour T _{mb} ≤ 90°C et roidissement suffisant	160 250 300 300 50 50 50 50 50 1,2
un ref-	160 V 250 V 300 V mA mA mA mA wy

²⁾ $T_a \leq 25^{\circ}C$

on horizontale.

cuits de déviati driver pour cir-BF à tension él étages de sortie téléviseurs, pou

vée et comme

Li des es П S-R S **0**0 DRIY

Amplificateurs de puissance

SA-100

:210 W max./8 Ohms 140 W RMS/8 Ohms :0.1% 1,1%, 70 P

1%, 70 Hz/7 kHz 4:1 -45000 Hz-1dB

Puis, de sortie Distorsion

Intermodulation Bande passante Imp. de sortie Imp. d'entrée Ten, d'entrée Courant de repos

1.25 Veff pour Pmax 150 mA

Dimensions Transfo option Kit alimentation option

:L82×H68×P196 mm :RKT-22040/486 :NB-1000*150.—

SA-200 uis de sortie

Bande passante Ten, d'entrée

Courant de repos Alimentation

Dimensions
Transfo option
Kit alimentation option

.385 W max./8 Ohms 270 W RMS/8 Ohms :10-40000 Hz-IdB :1.5 Veff pour Pmax. (+6 dB) :7 Amax. -1 Tk V =

:L150 × H90 × P250 mm TR-2000 710, – :NB-2000 312, –

NB-1000

KIT ALIMENTATION pour amplificateur SA-100 composé d'un pont redresseur B-80/C-500 et 2 condensateurs 470 ut 6.30 v à fixation par vis M 8. Dimensions des condensateurs électrolytes: 80 × 35 mm.

Les autres caractéristiques comme SA-100

:30-30000 Hz :2 mV :1 Veff constant

:variable :9-12 V = /20 mA :L 55 × H 20 × P 60 mm

PREAMPLIFICATEUR MICRO AVEC COMPRES-SEUR DYNAMIQUE pour assurer toujours le même niveau de sortie. Conseillé pour émission/réception,

MPA-120DC

149, —

KIT ALIMENTATION comme NB-1000 pour SA-200 mais pont redresseur de 200 V/25 A. Dimensions condensateurs: 95×45 mm.

NB-2000 312,—

OTL-410 100,-

MODULE AMPLIFICATEUR, particulièrement écono-mique, utilisation universelle.
Pussance 13 W/4 Ohms Semi of Pussance de sorie :4-8 Ohms Alimer Bande passance :4-50000 Hz Dimen Dimen 150 mV/50 kOhms

Semi conducteurs
Alimentation
Dimensions

:4 trans, silicium :12 V = /30-400 mA :L 67 × H 15 × P 65 mm

PS-330 267, —



MODULE AMPLIFICATEUR économique téristiques techniques.
Puissance maximum :21 W/4 Ohms

OTL-200 209,

Dynamique Dimensions min_86 dB L 71 × H 26 × P 108 mm

Bande passante Impédance d'entrée Tension d'entrée Courant de repos Consommation

Taux de distorsion Impédance de sortie

Puissance RMS

:21 W/4 Ohms 17 W/8 Ohms 15 W/4 Ohms 12 W/8 Ohms :max. 0.3%

OTL-35 91, -



Impédance d'entrée Impédance de sortie Bande passante Tension d'entrée

:max. 1.5% :250 kOhms :8-16 Ohms :25-25000 Hz :120 mV max.

Courant de repos Consommation Alimentation Dimensions

:12 mA :300 mA max. :12-24 V :L68 × H24 × P39mm

Circuits périphériques



selle, avec réglage d'amplification.
Bande passante :15-50000 Hz
Sens, d'entrée :2 mV pour 0 dB :

:2 mV pour 0 dB sortie 0,2-10 kOhms :7 Veff/1 kOhm :max. 0,05%

de très haute qualité, utilisation univer PREAMPLIFICATEUR MICRO universel MPA-120 95,—

MODULE RÉGLAGE DE TONALITÉ d'utilisation universelle TCU-400 276,—

de conception moderne. Regigage de volume, balance, gravu de qualité (leur défaut de linéarité est de 2 dB maximum). Barde passinte (sur défaut de linéarité est de 2 dB maximum). Barde passinte (20,5000 Hz. 2dB estation des l'ension de son l'ension de so Separation des canaux graves, aiguës par potentiomètres

Tension de sortie Impédance de sortie Séparation des canaux Rapport signal/bruit Dimensions

50 dB 1.5 Veff max, 8 V 1 kOhm 40 dB 80 dB 1125 × H25 × P105mm

ment,

MODULE VU-METRE A LEDs pour utilisa-tion en 12 V = , affichage à 10 LEDs rec-tangulaires, tension d'entrée réglable.

Dimensions :0.5 uV :52 dB :+ -12 å + -18 V alim conseil. DPS-1515 :L 37 × H 25 × P 75 mm

Facteur de souffle Amplification Impédance d'entrée Tension de sortie Distorsion

Alimentation

Alimentation :24 V = Tension de commande :25-40 V AC du

LVU-100 162, -

Montage facile sur face avant.

DSP-24 148,-

MODULE DE PROTECTION et branche-ment temporisé des haut-parleurs. En cad-d'asymètrie d'étage final ou défectuosité, les haut-parleurs sont coupés immédiate-

transfo d'alimentation relais, 2 × 3 A, isolée :L98 × H 20 × P 38 mm



Bande passante Tens, d'éntree Alimentation Dimensions

:30-18000 Hz :450 mV min., réglabe :11-18 V= :L31 × H20 × P135 mm

Alimentations

Dimensions



99,

universelle. tronique, réglable, MODULE D'ALIMENTATION à stabilisation élecfaible ronflement, utilisation

PLATINE ALIMENTATION 2 × 15 V ou 1 × 30 V = , 1 A avec 2 CI régulateur de tension, Tension d'entrée 2 × 15 Act (30 V avec point milieu).

Transfo conseillés: FTR-2815/en option 144. —
Dimensions

L 70 × H 30 × P 105 mm

DPS-1515 154,—

Tension d'entrée :12 V alternatif
Tension de sortie :5.12 V =
Courant de sortie :1.4 max,
Tension de ronflement :5 mV env.
Dimensions :L54 × H30 × P112 mm

MODULE POUR ADAPTATION OPTI-MALE DE NIVEAU ET D'IMPEDANCE,

SLA-10 187, -

pour élévation de niveau, et pour répar-

PLATINE ALIMENTATION STABILISEE à régulation électronique et à courant régiable, 3,5 à 25 V/3 A max., branchement possible d'instruments de mesure. Transfo approprie: TR-330 en option 176.—
Tension d'entrée :12 V alternatif
Tension de sortie :325 V = Courant de sortie :50 mA à 3 A
Tension de ronflement :2 mV à 3 A
Tension de ronflement :100 × H 40 ×
Dimensions P 137 mm


Bande passante de sortie très faible.

rition de signal d'une source sur pluseurs sorties découpées. Se monte entre préampliet ampli, table de mixage et ampli etc.,... (deal comme adaptateur d'impédance grâce à une impédance d'entrée très élevée et une impédance

PS-530 373,-

1/5 A, pour laboratoires, 0-30 V/5 A, protection contre court-circuits. Tension d'entrée 28 V alternatif, transfo adapté TR-330 en option PLATINE D'ALIMENTATION STABILISEE à réglages de tension de précision et limitation de courant commutable

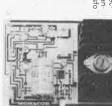Régulation Commutateur de courant Tension de sortie Tension de ronflement Tension d'entrée :28 VAC/7 A :50 mV-30 V :0.4 mV 5 V/5 A :1/5 A modifiable :40 mV/A :L 112 × H 40 × P 182 mm



Diaphonie acteur d'amplifi Tension de sortie

:10.40000 Hz + —1dB :8 Veff max :1:1/2/3/5/10 :min 50 dB :L 100 × H 25 × P 102

Tension d'entrée Imp. de sortie Taux de distor Rapport s/b Alimentation

:6 Veff max./250 kOhms :100 Ohms :max. 0.01% :min. 85 dB/2 Veff :220 V 50/60 Hz

Jeux de lumière LO-1800 167,—

plet avec potentiomètres, entrées pour 4-8 Ohms. Sortie HP à partir de 200 mW MODULE MODULATEUR DE LUMIERE à grande puissance, 3 × 220 V/600 W, comantiparasite.

Dimensions :L 97 × H 25 × P 62 mm

Comme LO-1800 mais avec potentiomètre de réglage général et circuit automatique de pause, avec lumière de base lors des coupures de musique.

S

ELL-10 317, —

Branchement lampes :1 Fréq, de défilement :1 Fusible :1 CHENILLARD ELECTRONIQUE à Alimentation 10 lampes, avec régulation, antiparasité canaux pour commutation continue de 2 à :1-15 Hz réglable :10 < 500 W max :220 V 7

LO-1800PA 218,-



:L 125 × H 27 × P 60 mm

:L 135 × H 28 × P 55 mm









CONTROLEUR UNIVERSEL Continu-alternatif DECIBELMETRE TESTEUR DE TRANSISTOR

390 F

TR 3030 S CONTROLEUR UNIVERSEL 30 000 ohms/volt VOLTMETRE Continu-alternatif AMPEREMETRE Continu-alternatif DECIBEL METRE TESTEUR DE TRANSISTOR **TESTEUR DE PILES**



490 F



TR 5010 EC MULTIMETRE DIGITAL De haute précision CAPACIMETRE TESTEUR DE TRANSISTOR OHMMETRE VOLTMETRE Continu-alternatif AMPEREMETRE Continu-alternatif entrée 10A THERMOMETRE

860 F

TR 774 MULTIMETRE DIGITAL A CALIBRE AUTOMATIQUE **FONCTION MEMOIRE** AFFICHEURS 3 1/2 digits INDICATEUR DE DEPAS-SEMENT DE CALIBRE. Buzzer sur test de continuité



10 to 11 TA INTORNES

L'ELECTRONIQUE

à votre porte

39 magasins en France

SIEGE SOCIAL: rue du Val Clair Z.I.S.E. St. LEONARD, B.P. 2739 51060 REIMS Cedex.Tél. 26.82.02.22. Télex 830526 F

AMIENS 80000 19, rue Gresset Tél. 22.91.25.69.

ANGOULEME 16000 Espace St Martial Tél. 45.92.93.99.

BAYONNE 64100 3, rue du Tour de Sault Tél. 59.59.14.25.

BREST 29200 151, Av J. Jaurès Tél. 98.80.24.95

BORDEAUX 33000 10, rue du Mal. Joffre Tél. 56.52.42.47

CHALONS/M 51000 2, rue Chamorin (CHV) Tél. 26.64,28.82

CHARLEVILLE 08000 1, Av. J. Jaurès Tél. 24.33.00.84.

CHOLET 49300 6, rue Nantaise Tel. 41.58.63.64

CLERMONT-FD 63000 1, rue des Salins Résid. Isabelle Tél. 73.93.62.10.

DIJON 21000 2, rue Ch. de Vergennes Tél. 80.73.13.48.

DUNKERQUE 59140 14, rue ML French Tél. 28.66.38.65

GRENOBLE 38000 3, Bd Mal Joffre Tél.76.47.58.62

43, rue de la Gare Tél. 21.28.60.49

61, rue de Paris Tél. 20.06.85.52

LILLE 59800

LE HAVRE 76600

16, rue Gambetta Tél. 98.88.60.53 Place des Halles Centrales Tél. 35.42.60.92 LE MANS 72000

MULHOUSE 68100 Centre Europe Bd de l'Europe - Tél. 89.46.46.24. 16, rue H. Lecornué Tél. 43.28.38.63. LENS 62300

NANCY 54000 133, rue St Dizier Tél. 83.36.67.97

NANTES 44000 4, rue J. J. Rousseau Tél. 40.48.76.57

MARSEILLE 13001

METZ 57000

32, Bd de la Libération Tél. 91 47 48 63

60, Passage Serpenoise Tél. 87.74.45.29

MONTBELIARD 25200

27, rue des Febvres Tél. 81.96.79.62. '

10, Bd Ledru Rollin Tél. 67.92.33.86

MORLAIX 29210

MONTPELLIER 34000

ORLEANS 45000 Tél. 38 54 33 01

POITIERS 86000 B, Place Palais de Justice Tél. 49.88.04.90

OUIMPER 29000 33, rue des Réguaires Tél. 98,95.23,48

REIMS 51100 46, Av. de Laon Tél. 26,40,35,20

REIMS 51100 10, rue Gambetta Tél. 26.88.47.55

RENNES 35000 12, Quai Duguay Trouin Tél. 99,30,85,26.

ROUEN 76000 19, rue Gal Giraud Tél. 35.88.59.43.

ST BRIEUC 22000 16, rue de la Gare Tél. 96.33.55.15

ST DIZIER 52100 332, Av. République Tél. 25.05.72.57

ST ETIENNE 42000 30, rue Gainbetta Tél. 77 21 45 61

STRASBOURG 67000 4, rue du Travail Tél. 88.32.86.98.

TROYES 10000 6, rue de Preize Tél. 25.81.49.29

VALENCE 26000 7, rue des Alpes Tél. 75.42.51.40.

TH VALENCIENNES 59300 57, rue de Paris Tél. 27,46,44.23.

> **VANNES 56000** 35, rue de la Fontaine Tél. 97.47.46.35.

Les prix s'entendent TTC. Ils sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des variations de tous ordres.

4 WATTS Homologué PTT

POSTE C.B AM/FM 40 canaux

Puissance de sortie HF:

mon poste!..



Enregistreur de cassette et radio stéréo. FM . AM : OC . PO . GO .

630 F

mes cossettes et les piles!

mon antenne



446F



1200F

mon détecteur

770 B Détecteurs de Métaux avec discriminateur détection de 20 à 30 cm pour 1 pièce de





MINIDISC 1er discriminateur de la gamme léger, compact, maniable. 1570F





POUR ALIMENTER LE DECODEUR CANAL + ET AUTRES APPAREILS EN 220V




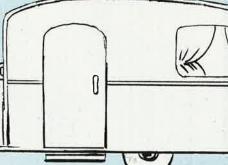1990F CONVERTISSEUR STATIQUE Tension d'entrée 12V continu batterie Tension de sortie 220V (signal carré)









MAT. DISPONIBLE DANS LA LIMITE DE NOS STOKS PRIX TTC POUVANT VARIER A LA HAUSSE OU A LA BAISSE.

*** ** NE CHERCHEZ PLUS VOS PUCES *** *** ** RELES SONT EN BOITES *** *** *** *** *** *** *** **	31	HEURES	E)	
*** ** NE CHERCHEZ PLUS VOS PUCES *** *** RELLES SONT EN BOITES *** *** RELLES SONT EN ROBOTES *** *** *** *** RELLES SONT EN ROBOTES *** *** *** *** *** *** *** **	POUR UNE COMMANDE DE P EN CADEAU: UNE SUPERBE BOITE DE 10 CASES		PRO-	SOUTHL'RON 59,00 NETT SOUDURE 65,00 SSE SILICONE 500 SERINGUE 18,90 OUND TRANSISTORS SERINGUE. 22,60
*** ** NE CHERCHEZ PLUS VOS PUCES *** *** RELLES SONT EN NOSTEEN EN BOTTES *** *** *** *** *** *** ***			FROID	SITOSEC 26,50
*** NE CHERCHEZ PLUS VOS PUCES ***) **** *** *** *** *** *** *	4 BOBINES DE RECHANGES 3 PLAQUES PERFOREES PLASTIQUE DIM 100 × 150 DOCUMENTATION SUR SIMPLE DEMANDE	2000000	PERCHLORURE	NDARI GIVRANI 50
*** ** NE CHERCHEZ PLUS VOS PUCES *** *** NE CHERCHEZ PLUS VOS PUCES **** *** NE CHERCHEZ PLUS VOS PUCES ***** *** NE CHERCHEZ PLUS VOS PUCES ****** *** NE CHERCHEZ PLUS VOS PUCES ****** *** NE CHERCHEZ PLUS VOS PUCES ******* *** NE CHERCHEZ PLUS VOS PUCES ********** *** NE CHERCHEZ PLUS VOS PUCES ************************************	plastique, ou matière isolante avec de simple composants actif or PRIX DE LANCEMENT FICHES DE CONNEXTION	X.3 . X	FER LE LITRE FER	VDART F2
*** NE CHERCHEZ PLUS VOS PUCES *** *** NE LLES SONT EN BOITES *** *** *** *** *** *** ***	و ر	4.5	JRE DE FER EN SACHET	ET ENTRETIEN
*** ** NE CHERCHEZ PLUS VOS PUCES *** *** *** *** *** *** *** **	CAPACITE IOU DISQUELLES	CARTE MERE ALICE 32 + BOTIZER + MODE D'EMPLOI en panne 100,00 TETE IMPRIMANTE AVEC MOTEUR MATRICE AIGUILLE POUR PAPERS 6 CM. 6 CM. 6 CRAN 10 POLICES VERT AVEC BLOC DE DEVIATION 200,000	TRUT	SOCLES SECTEUR US
*** RELES SONT EN BOITES *** *** RELES SONT EN BOITES *** *** *** *** *** *** *** **		CLAVIER PRO TYPE BAS PROFIL AVERTY CLAVIER PRO STANDARD AZERTY CLAVIER PRO STANDARD AZERTY CLAVIER PRO STANDARD AZERTY CLAVIER PRO STANDARD AZERTY ZO.00 MINI CLAVIER PRO STANDARD AZERTY ZO.00 MINI CLAVIER PRO STANDARD AZERTY	PR SF PR SF	CIRCUIT TTL POUR
*** RELLES SONT EN BOITES *** ELLES SONT EN BOITES *** *** *** *** *** *** ***		9 1	00 NP DF	LED ASSORTIES POUR
*** NE CHERCHEZ PLUS VOS PUCES *** *** RELLES SONT EN BOITES *** *** *** *** *** *** ***		AUMENTATION CLASSIONE SY/5A, +12V/2A, 12V/2007A -5V AVEC TANNESONIATEUR INTEREMENT MONTEE UR FAT DE 250.00 MARCH CARTE AUMENTATION A DECOUPAGE EN ETAT DE MARCHE SANS SCHEMA SCHEMA LEFAMA ELTRAGE 10000 JF 40V PLUS DE 200 COMPOSANTS CAPA DE FLITRAGE 10000 JF 40V PLUS DE 200 COMPOSANTS		TRANS BC POUR 13,50 TRANS BC BF 2N POUR 28,00 REGULATEURS DIVERS 45,00
*** NE CHERCHEZ PLUS VOS PUCES *** *** RELLES SONT EN BOITES *** *** *** *** *** *** ***	AMD	19	JUS	NCROYABLE
200 m. 11 m.	AADDE DE VOS COMPOSANTS. AADDE DE VOS COMPO	*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** **	6.20 14 8800 HSS 230 74 LS 725 520 15.50 16.80 14.80 14.80 17.50 74.LS 725 75.50 16.80 14.80 14.80 17.50 74.LS 725 75.50 16.80 14.80	2200 286 CPM 2

VENTE DE LA LIBRAIRIE PUBLITRONIC ET DES EPS ELEKTOR

CCP Marseille 805799H.

23 AVENUE JEAN JAURES 05000 GAP

94400 VITRY-SUR-SEINE 64, BOULEVARD de Stalin

O4, BOOLL		ad — 94400 VIIR	T-SUK-SEINE
ADVANCED ELECTRONIC	le service	HORAIRES — TELEPHONES — TELEX	ACCES
TOUS LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES PROFESSIONNELS ET SERVICES	le sen plus!	LUNDI-VENDREDI: 10-12/13-18 SAMEDI: 10-12/13-17 TELEPHONES: 4671-29-29 — 4671-20,21 TELEX : 261194F	METRO PORTE DE CHOISY BUS 183A-183B-183C ROUTE: N305 (A 2200M) SITUAT: A COTE DE LEROY MERLIN
— INFORMATIONS DIVERSES —	8087-8MHZ 1222.60	Z80A-CMOS 46.81	- CONV A/D 8BITS-36US-4 ENTREES ANAL - UART FULL-DUPLEX + GENERAT DE BAUDS
LES PRIX AFFICHES SONT HORS TAXES ET CONCERNENT NOS CLIENTS DE COMPTE "A" POUR NOS CLIENTS SANS COMPTE IL Y A LIEU DE LES MAJORER DE 7%. LES FRAIS DE PORT NE SONT PAS	V20-8MHZ 129.85	80287-8MHZ 2320.41	PORT SERIE SYNCHRONE INTERPACE PARALLELE CENTRONIC 4 TIMERS PROGRAMMABLES INTERFACE MOTEUR PAS A PAS SORTIE SERIE A MODULAT LARGEUR
INCLUS (A TITRE INDICATIF POUR LES COLIS DE POIDS INF A IKG, ILS SONT A 33.50FTTC — CONDITIONS GENERALES DE VENTE SUR DEMANDE	V30-8MHZ 147.56	4164-200ns 8.43	CMOS + + 128K ESP, MEMOIRE + ETC, + ETC,
DAC08 26.98 AY3-3600 122.26 ADC0809 60.71 ADC0808 81.79 TMS3586 116.78 TMS1943NL: 56.49	41256-120ns 24.46	4164-150ns 10.54	- LE SUPER-MICRO - 175.39 FHT HM6514 37.10 2817 218.39 4116.200 14.76 TMS4416 27.82
UA78540 25 30 TL783C 34,99 M6402 122 26 MC3440A 40.05 MC3441 40.05 MC34447 40.05 MC3446 40.05 MC3446 40.05 MC3447 60 29 MC3469 72.52 MC3470 59 14 MC58B02 55 07 MC68B2 34 57	41256-150ns 22.77	PIA-6821 11.38	4164 15 18 41256 35 83 41256 125 21 MK48202 218 39 M2716 37 10 2732 40,47 2764 30 35 27128 37 52 27256 73 37 512 296 11
80C31 74 20 82C55 63 24 80C35 73 78	32K × 8-120ns 138.70	27C256-250ns 47.22	77C256 75 89 27C32 114 67 4384 45284 37 52 43256 335 58 TPB24\$10 26 98 TPB28L22 66.61 SG3525 28.67 UPD\$101 28 25
80C39 6071 82C84 72.51 80C85 52.28 82C88 155.99 80C86 181.29 R65C02.2 73.78 80C88 181.29 R65C22.2 72.51 82C50 150.08 R65C32 155.99 82C51 86C45 124.79		s et des coprocesseurs +11%	ET NATURELLEMENT TOUS LES CIRCUITS INTEGRES: PROFESSIONNELS DE TOUTES LES GRAN- DES MARQUES

MONITEURS MONOCHOMES H.RESOLUTION

BANDE PAS 30MHZ — RESOL 1000PTS/ CENTRE ENTRES TTL (COMPOSITE EN OPTION) FORMATS 5" — 6" — 9" — 12" — 14" ECRANS: VERT — AMBRE — NOIR ET BLANC BIFFROUENCE — DIST GEOM INF A 2% FREQ. 48-63HZ/15625-18500 KHZ


AED → LE PLUS GRAND CHOIX DE COM-POSANTS PROFESSIONNELS . LE SERVICE EN PLUS!

50 DISQUETTES DOUBLE FACE DOUBLE DENSITE 48TPI PLUS BOITE DE RANGEMENT → 349.92 LISTE DES POINTS DE VENTES

57 — CONCEPT INFORM 69 — CODIFOR 77 — SANTEL

FAITES CONFIANCE A NOS REVENDEURS

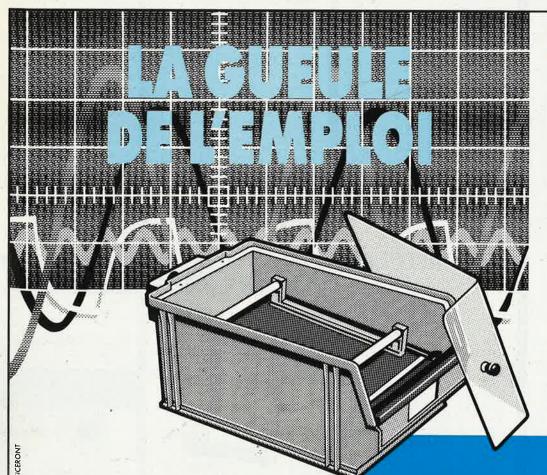VOUS TROUVEREZ AUPRES D'EUX LES MEMES QUALITES DE SERVICE QUE CHEZ NOUS



es Graves Vite 1 et 2 sont des machines à graver les circuits imprimés simple et double face.

Leur principe de gravure par mousse de perchlorure suroxygénée vous permet de réaliser finement des circuits de 180 sur 240 mm. Elles sont d'un rapport qualité/prix imbattable.

Les Graves Vite 1 et 2? La gueule de l'emploi!



TOUJOURS UNE IDEE D'AVANCE

THERMOMETRES

PRÉCISION 0,1 °C

de - 19,9 à + 69,9° Ce nouveau thérmomètre peut être considéré comme une véritable centrale de

sidere comme une vertieure commesure.

Disposant d'une sonde intégrée au boitier et d'une sonde externe (longueur du fil : 2 mètres), cel appareil est capable de déclencher une alarme sonore s'un seuit, haut ou bas, est dépassé par l'une das sondes. Ces températures de seuil sont programmables. Une hortoge est égalément intégrée.




DIGITAUX «LUTRON»

De 50° à + 750° C, cas Ihermomètres, equipés de sondes MIC-NIAI altaignent des précisions de fonte de 0,75 % pour des mesures de 750° C, Leurs afficheurs sont des ICD de 3 1½ digits. Léger, le 1M 902° C ne pése que 120 g. Voici des outils indispensables à tous ceux dont Tactivité gravite autour du chaud et du troid

TM 901 C 866FTTC

TM 902 C

990Fttc

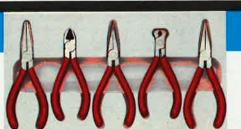

COFFRET DE 5 PINCES

5 pinces dont : 1 tenaile, 1 pince coupante, 1 précelle desite, 1 précelle coudée, 1 précelle à bec carré, Indispensable pour tous les Iravaux délectronique,

L'ENSEMBLE

89FTTC

LA MESURE **C'EST PENTA ET ÇA** DÉMÉNAGE



CROTECH 3031

1 x 20 MHz Sensibilíté 2 mV/div. Balayage mini 40 nS/div. Livré avec sonde. Garantie 1 an

2 389°m





HUNG CHANG OS 620

2 × 20 MHz Sensibilité 5 mVidiv. Balayage mini 40 nSkdiv. Livré avec sonde. Garantie 1 an. 2 990°m

	78 P 05 5 AD1 NO MF10 91 11 C 90 11 C 95 11 C 97 8 H 12 C 95 11 C 97 11 C 107 11 C 108 11 C 1
4 64	RES 1115,280 64,80 99,48 99,48 99,48 99,48 99,48 99,48 1124,88 60,69 99,48 1124,88 112
200	TMS 100 UPC 1032 UPC 1032 SAA1043 SAA1059 SAA107 TMS 117 UPC 1181 UPC 1181 UPC 1181 UPC 1181 WC 1211
27722	13 150,000 107,800 161,500 165,500 165,500 165,000 165
1946	CA 3161 CA 3160 CA 3160 CA 3100 MC 3300 MC 3300 MC 3300 MC 3300 MC 3400 MC 4044 MC 4044 MC 4044 MC 4044 MC 4044 MC 4044 MC 400 MC 400 M
40.00	21,20 3 95,00 37,60 43,20 43,20 8 48,00 28,30 9 72,00 168,00 168,00 172,30

Em 110 14,00	ON 0110 13:13,00	01 01
78L05 9.50 78H05 2.30 78H05 2.30 78L12 9.50 78L15 9.50 78L15 9.50 78L24 9.50 78L26 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50	336 15.50 337 15.20 338 57.50 339 480 340-5 9.90 340-12 0.55 340 45.50 340 45.50 350 55.50 350 55.50 350 55.50 350 55.90 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350	710 12.90 720 24.40 723 44.60 723 18.90 723 18.90 741 4.00 741 4.00 758 4.40 758 4.40 761 19.90 14.37 12.50 16.77 40.80 16.77 40.80 16.
3177 7,80 317K 28,50 318 14,90 320 8,75 323 45,60 324 4,00 334 20,10 335 14,40	391 22,90 555 3,50 561 52,95 565 8,90 566 14,50 567 11,90 592 36,00 709 4,28	3909 23,80 3915 58,20 7905 51,240 7908 12,40 7912 12,40 7915 12,40 13700 25,00

000	14444	100	
TBA120S	9,90	TBA79017,50	TDA104229,90
TBA120T	8,30	TAA790 19,20	TDA1046 36,90
TCA160	25,30	TBA6009,90	TDA105414,50
TBA231	11,50	TBA8108,40	TDA1151 10,80
TBA240 .	23.80	TBA8207,40	TDA120036,40
TBA400 -	18.00	TCA8309.90	TDA200214,90
TCA420	23.50	TBA86028,80	TDA2003 15,90
TCA440	23.70	TAA861 17.30	TDA2004 29,40
TAA550	5.90	TCA9006.50	TDA202031,90
TBA570	14.40	TBA9209.00	TDA2030 17,50
TAA611	21,20	TCA940 15.80	TDA2542 18,80
TAA621	16.80	TBA950 25.90	TDA2593 13,90
TCA650	41.90	TCA965 20.90	TDA3300 69.50
TBA651	16.20	TBA970 31.90	TDA3560 68,40
TCA660	29,90	TDA1002 16,80	TDA3590 69.60
TAA661	14.80	TDA1004 28,50	TCA450040.20
TBA720	28,70	TEA1009 18,50	TDA4560 59,90
TCA730	38.40	TDA1010 17,50	TDA700022,00
TCA740	45,40	TDA1034 17.70	TA7313
TCA750	27.60	TDA1035 28,60	TDA940048,50
TCA7CO	40.00	TDA1037 10.00	TDA0612 48 60

CMC	2,00	4030 4033 4035 4036		80 4682 70 4085 60 4093		2,25 3,00 3,30
4001 4002 4006 4007	225 200 4,00 2,25	4040 4042 4044 4045	5	30 4164 4503 4508		7,00 4,80 8,30
4009	4,85 3,10 3,30 1,90	4046 4047 4048		10000000000000000000000000000000000000		5.90
4014 4015	3,20 5,20 4,80 3,25	4049 4050 4051 4052 4053	1	30 4515 89 4516 85 4518 85 4520		0.70 4.90 4.90
4017 4018 4019	4,50 4,50 3,25 4,85	4060 4066 4068		4528 40 4534 20 4536	:::::	6,31 6,8 3,7
4022	5,10 2,15 4,20	4070 4071 4072 4073	2000	20 4555 20 4555 20 4555		7,70 26,10 5,40 19,60
4026 4027 4028 4029	6,80 3,20 4,00 4,80	4075 4076 4078 4081	2222	器器	5114	4,3 6,2 (3,3

CIRCUITS INTEGRES TTI

	LS001,75	74 LS125 2,45	74 LS32234,20
74 I 74	LS01 1,80 LS02 1,75	74 LS126 2,45 74 LS128 8,50	74 LS323 20,90 74 LS324 8.50
74	LS03 175	74 LS132 2,45	74 1 5340 14 50
74 74	LS04 1.90 LS05 1.70	74 LS1336,90 74 LS1362,45	74 LS341 9,10 74 LS344 . 24,00
74	LS067.50	74 LS138 3,80	74 LS373 6.30
74	LS077,80 LS082,20	74 LS139 1,90 74 LS141 12.80	74 LS374 6.35 74 LS375 8.25
74	LS09 2 20 LS10 2 20	74 LS145 7,80 74 LS147 11,70	74 LS377 . 6,90 74 LS378 . 4.95
74 74	LS11 2,20	74 LS148 8.20	74 19370 500
74 74	LS11 2,20 LS12 2,20 LS13 2,60	74 LS15015,80 74 LS1513,80	74 LS386
14	LO 14 2,00	74 LS1533,90	74 LS393 4,90
	LS16	74 LS1549,90 74 LS1554,80	74 LS3957,90 74 LS39817,90
74	LS20 2,45 LS21 2,10	74 LS156 4,90 74 LS157 4,50	74 LS541 12,40 74 LS640 17,80
74	LS22 2,45	74 LS1584.80	74 LS645 16,10
74 74	LS235,00 LS254.90	74 LS1604,80 74 LS1614,80	74 LS6708,30 74 S 00 9.80
74	LS26 2,85	74 LS162 4,80	74 S 04 8 40
74 74	LS27 2,45 LS28 2,60	74 LS1634,80 74 LS1644,80	74 S 05 . 12.90 74 S 08 . 9.40
74	LS30 2.25 LS32 . 2.25	74 LS165 7,60	74 S 32 12.90
74 74	LS37 2.85 LS38 2.60	74 LS166 7,30 74 LS167 19,50 74 LS170 4,80	74 S 64 9,70
74 74	LS38 2,60 LS40 2,35	74 LS170 4,80 74 LS172 71,00	74 S 74 13,90 74 S 86 13,90
74	LS42 3,95	74 LS1/34,80	74 S 112 9,80
74 74	LS43 7,80 LS44 9,60	74 LS1744,80 74 LS1754,80	74 S 124 . 29,50 74 S 138 . 15,50
74 74	LS45 15,50 LS46 8.70	74 LS176 9,30 74 LS180 8,90	74 S 157 14,90 74 S 158 19,50
74	LS476,70	74 LS18111,50	74 S 163 . 18,50
74 74	LS489.50 LS504.20	74 LS18211,80 74 LS190 5.80	74 \$ 163 18.50 74 \$ 174 38.50 74 \$ 175 9.80 74 \$ 182 27.50 74 \$ 188 36.00 74 \$ 194 18.10
74	LS51 2.60	74 LS191 5,80	74 S 175 9,80 74 S 182 27,50 74 S 188 36,00
74 74	LS53 2.80 LS54 2.40	74 LS1925,20 74 LS1934,70	74 S 188 36,00 74 S 194 18,10
74 74	LS55 4.50 LS60 4.80	74 LS1944,90 74 LS1954,60	74 S 195 26,40 74 S 201 34,20
74	LS70 3.70	74 LS1964,90	74 S 241 16.50
74 74	LS72 3,90 LS73 3,40	74 LS19712,40 74 LS1989,50	74 S 244 . 14,90 74 S 253 . 21,00
74 74	LS74 2.80 LS75 3.85	74 LS199 14,80 74 LS221 5,80	74 S 257 21,45 74 S 280 25.50
74	LS763,55	74 LS2405.30	74 \$ 373 . 19,50
74 74	LS80 8,00 LS81 12,00	74 LS241 .6,40 74 LS242 . 6,80	74 S 374 .31,50 74 S 381 .23,10
74 74	LS83 3,95 LS85 3,95	74 LS2436,10 74 LS2446,80	74 \$ 257 21,45 74 \$ 280 25,50 74 \$ 373 19,50 74 \$ 374 31,50 74 \$ 531 23,10 74 \$ 531 27,10 74 \$ 533 23,10 74 \$ 6 00 5,25 74 \$ 70 \$ 70 \$ 6 00 5,25 74 \$ 70 \$ 70 \$ 70 \$ 70 \$ 70 \$ 70 \$ 70 \$
74		74 LS2457,40	74 C 00 5.25
74 74	LS89 17,90 LS90 4,45 LS91 4,45 LS92 4,45 LS93 4,45	74 LS2514,80 74 LS2574,80	74 C 04 5,10 74 C 48 9,80
74 74	LS91 4,45	74 LS2584,80	74 C 90 8,10 74 C 221 . 10,50
74		74 LS2596,30 74 LS2602,20	74 H 74 9,60
74 74	LS947,90 LS954,80	74 LS261 8,90	SN 58167 181,20 SN 58174 196,00
74	LS966,50	74 LS2662,45 74 LS2736,80	SN 7513830,25
74 74	LS100 17,90 LS107 3,40	74 LS2795,20	SN 7514013,80 SN 7515012,30
74 74	LS109 3,45 LS112 2.80	74 LS2807,90 74 LS2834.80	SN 75183 . 4.50 SN 75451 .11.50
74	LS121 6,40	74 LS2904,85	SN 75452 9,90
74 74	LS122 6,50 LS123 2,85	74 LS2936,60 74 LS29512,50	SN 75453 6,75 SN 75477 . 13,50
74	LS124 15,50	74 LS299 17,80	SN 75492 9,50

MICROPROCESSEURS

MC 3423 15,00 AM 7910 190,00 Z80 DMA 125,00	EFFUNDO ANY AY MCCON MAN MAN MCCON M	T 95 5.5.1 98 5.5.1 98 5.5.2 9	0 MM 418 0 MM 428 0 MM 428 0 MM 428 0 MM 5841 0 MM 5916 0 MM 592 0 MM 5930 0 MM 6300 0 MM 6552A 0 MM 6552A 0 MM 6520	48,00 MI 82 24,486 MI 92 255,00 MI 92 255,00 MI 92 252,10	95 24,00 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9
---	--	--	--	--	--

ferme à 19 h et PENTA 69 qui ouvre du mardi au samedi de 10 h à 19 h 30

...Si vous trouvez moins cher, dans Paris, un matériel identique à celui que nous distribuons et que vous en apportez la preuve, PENTASONIC vous fera une remise supplémentaire de : Sur les articles en stock disponibles

2,024

QUARTZ

32.768k	10 MHZ 12,90
1 MHZ	10.240 MHZ 27,90
1.008 MHZ (Vidéo) 38,90	12.6 MHZ30,00
1.8432 MHZ (Genn Baud) 24,90	14 MHZ
2 MHZ 24,90	14.25045 MHZ
2.4576 MHZ21,90	(APPLE II+)
3.2788	14.31818 24.90
3.6864	16.5888 MHZ 30.00
4 MHZ 10.90	17.430 MHZ42.00
5.0688	18 MHZ34,90
6 MHZ 11.90	18.4 MHZ 28.00
8 MHZ 10.90	21.30 MHZ 32.00
9 MHZ 25,00	24 MHZ 24,90

COUPLEUR OPTO

MCA7 à réllexion 25,90 MCA61 à lourche 25,90 MC T2 simple 10,30 MC T6 double 22,90 MC T6 double 12,00 4N 33 darlington 12,00 4N 36 simple 12,40 LEO 3 mm RV.J 1,30 Clips plastique 0,25 5 mm RV.J 1,60	Clips plastique 0,40 Ret RIVJ 3,90 Clips plastique 1,00 6 leds en ligne 15,40 Led bicolore 7,30 Led clignolanle 6,80 ded infrarouge 5,00 8PW 34 recept IR 22,50

TRANCEORMATEURS

THAITOI OIL	MAILUNG	
Disponible en 2 x 9 1	V · 2 × 12 V · 2 × 15 V · 2 × 24 V	
3 VA 43,00 5 VA 43,00 12 VA 61,30 25 VA 76,10	40 VA101,80 60 VA136,60 100 VA150,50	

GENERATEUR

TFG 8101 TOP-WARD

Sortie réglable de 5 mV p-p à 20 V p-p. Atlénuateur 0 dB/- 30 dB. Distorsion <1 %. Tæmps de montée <100 nS. Il possède 5 formes de signaux : sinus, Iriangle, carré, pulse et ramp.

ALIMENTATION AL 745 AX



Intensité de 0 à 3 A réglable Contrôlé par ampèremètre 3 systèmes de protection

TURES

TUDES	
PCF 8014,00	PCF 802 18,00
ECC 8212,50	ECL 805
ECL 8619,20	PCL 805 13.00
EY 8817,00	TWR 52 44.60
PY 88	Diode TV185 12,00
ST/EY 500 98,00	
EL 50424,00	
PL 50424,00	
EL 519 110,00	
DY 802 16,50	
GY 802 25 00	

CONDENSATEURS CHIMIQUES

16 V	470 MF 3,50	100 MF
150 MF1,80	1000 MF 6,70	220 MF
320 MF 2,00	2200 MF 9,90	470 MF
470 MF2,50	4700 MF 19,20	1000 MF
10.000 MF . 47,00		2200 MF
22000 MF 90,00	63 V	4700 MF
EX	1 MF	
25 V	2.2 MF1,45	22.000 MF
4.4 MF1.45	4.7 MF 1.60	33.000 MF 246
10 MF1,50	10 MF1,70	
22 MF1,60		
47 MF	22 MF 1,80	
100 MF 2,00		
220 MF 2,20		

2990 F 3250 F BK 3011

In aut II Is remplacent de plus en plus les générateurs classiques je dépit de leur prix plus élevé). Ces synthétiseurs de inéquence fournissent des signaux carrés, triangulaires ou sinusoldus avec possibilité d'ajouter une tension d'offset ; c'est ce chant d'application qui fait leur succès.

GENERATEUR DE FONCTION CENTRAD 368



1 Hz à 200 Hz Précision affichage ± 5% Signal sinusoidal distorsion armonique : 1 % de 1 Hz à 100 Hz et de : 3 % de 100 Hz à 200 Hz Signaux cartes. Temps de montée et de de 90%

7% 250 ns rapport cyclique : 1/2 ± 1%

HAMEG HM 203/6

2 x 30 MHz
2 x 20 MHz
2 sensibilité 2 mVldiv
gensibilité 2 mVldiv
Ballayage mini 10 nS/div
Livré avec 2 sondes. Garantie 2 ans. 3 990Fmc



antie 2 ans. **7 390** F_{TTC}









2 x 20 MHz
sensibilité 1 mVldlv,
Balayage mini 10 nSrdiv,
Balayage mini 5 nSrd

Penta

HAMEG HM 204

tis Arago, 19915 Paris, 164, 143,26,26,05, Méter : Gécelles finde companyance et magnifist

Fenta

Penta

SPECIAL TV - SPECIAL TV - SPECIAL TV

NTENNE ACTIVE COULEUR



tle antenne est spécialement conçue pour une utilisation en déreux Sa conception de destine aux baleaux, aux carvanes su camping.

illimentation du préampfilicateur a faible tacteur de bruit (souf-peut se laire soit en 119/220 Y + 50 Hz, soit en courant con-utés t2 Y + 65 mA. En regard de ses performances, ses dimen-re féullus et bonnent compte tenu des efforts qu'elle fournil in: UHF de 20 à 24 db, VHF de 24 à 26 db, version de consideration de compte de consideration de compte de consideration de consid

ANTENNES INTÉRIEURES



Antenne VHF/UHF couleur (spéciale CANAL +) 145

Cette antienne spēcialement conque pour la réception des signaux faibles a délà permis à de nombreux foyers, délavori-sés par une position péographique difficile, de capter CANAL +. Elle comprend 5 étéments et 2 fouets.

292FTCC

Anlenne de Type parabollque.......392F_{TTC}

IT ANTENNE CANAL +



bit comprend une antenne large-bande LO 5 à 10, écuipée 7 déments (elle respit les signaux potarisés bndxontalement verticalement, or consultation de la comprendit de la compre

MPLI-PRÉAMPLI UHF/VHF



Corsque plusieurs postes de telévision se partagent une prise d'antenne, on assiste toujours à une chuire du signal et un proposition de consideration collective, il est nécessaire de faire appet à un amplificateur de qualité, tel celui de la série SAT 90 qui ful rappet de la partie de la base de microchips, qui ful rappet de la partie d

Tipli UHF/VHF

UF installation collective

UF réacude, tous vos problèmes, nous disposons d'une
portine de enodèles d'ampli-préampil UHF/VHF de 187 FITTC à

O FITTC.

ANTENNES EXTÉRIEURES SYMÉTRISÉES



SL 43
Pentasonio propose foute une gamme d'antennes de toi UHF
et VHF symétrisées type YAGI et PANGY, capables de résoudre
four vos problèmes de réception à des prix PENTA. Nous sommes des spécialistes, consulter-nous.
Antenne type YAGI (12 éléments) UHF
Antenne type YAGI (12 éléments) UHF
Antenne PANGY (28 éléments) 153°TTC 260°TTC 327°TTC

Antenne PANGY (28 éléments) UHF targe bande

DÉRIVATEURS ET ACCESSOIRES



Répartiteur extérieur 45,80FTTC Séparateur AM-FM 39,00FTTC

Et pois PENTA c'est une foule de petits accessoires qui vont

PANTEC LE MICROPROCESSEUR



Mettre un microprocesseur dans un multimètre pour obtenir un coniort de mesure jamais atteint, des possibilités de mesure telles que 3 mémoires, cies 17 dée qui précéda la naissance du Marco
Polo. Cest disposer, en plus, d'une hordge interne qui peut déterminer un intervaité de temps sur la base duquel vous pouver réaliser des mesures d'échantilionage sur un signal d'antrée avec
leur mémorisation automatique. L'appareil possède d'eux échelles, une numérique et une analogique. La commutation de gamme se lait automatiquement ou
manuellement, au choix. En fonction mauellet, une indication
viauelle et sonore signale la nécessité de changer de gamme pour
une méliteure lecture. L'affichage (4 600 points) est de 3 3/4 digits,
plus 16 indications LCO.

MARCO POLO _______1 490FTTC

PANTEC MICROS



MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES

PAN 35

370Fttc

M-3650 690FTTC

Ce multimètre est un tueur de laboratoire. Les annateurs les plus averils possédent un transistometre, un capacimètre, un voltmér que capacimètre, un voltmér que capacimètre, un voltmér que consent que de la consent de la consentación d

Réduire un multimètre à la talle d'une carte de crédit comme le PAN 35 ou à celle d'un gros feutre pour le ZIF, dest le travait de miniaturisation qu'ont réalisé les ingénieurs de chez PANTEC. Equipé d'une commutation de gamme automatique, ces multimè-tres très complets possèdent des avantages tels qu'une montre à quarta intégrite, quujose d'un chronomètre. Ces petiles merveilles de lochnologie sont, en plus, d'un prix très abordable chez PENTA.

METEX L'EXTERMINATEUR

STATE OF THE PARTY

KINGDOM «MILITAIRE»



KD 508 358Fmc

KD 568 560Fttc

KD 615

638Fttc

Militaire ? pour qu'un appareit soit homologué par une armée, quel qu'en soit le pays, il doit correspondre à des spécifications bien particulières pour le choix des matériax ou ut le composent en fonction de l'environnement dans lequel il sera utilisé La série XO est le truit de recherches trés poussées sur le fonctionnement des multimatres en condition extrême, comme 80 % d'humidité par exemple. Les XD 508 et XD 568 sont également des testeurs de transistors.

LUTRON DIGITAL MULTIMETER



DM 6015 1 046F

DM 6016 760^Fttc

DM 6018 892°TIC

La mesure «made in japan» n'a pas fini de nous étonner. Il y a quelques années les capacimètres, transistormètres et les multimètres étaient rares donc chers. Aujourd'hui LUTRON vous présente sa gamme d'appareils hippodant aux spécifications les plus pointues : le DM 6015 avec pince ampéremètrique ou bien le DM 6018 voc a sonde de temperature allant de -50° à +75° °C. Le DM 6016 cumule les fonctions de transistor testeur, capacimètre en plus des mesures habituelles d'un multimètre pour moins de 800 F.

PANTEC SERIE ANALOGIQUE

main. Son afficheur à cris-laux liquides est d'une Clarté exceptionnelle grâce à ses dimensions peu communes. Toutes les indications de gamme nécessaires à lutilisateur appa-raissent à fiscran, d'un seul coup d'est, tout en regardant votre nesure, vous comasses l'échelle et la faction. Le commandeur robatif d'un maniement précie de les les commandeur robatif d'un maniement précie de les la factions de leur set les transistors accèpent la plupart des s. d'écartement 2. Ce mul-timètre va transformer votre laboratoire à un prix PENTA.



L'analogique a encore ses adeples el pour cause! Lorsqu'on observe les multimètres PANTEC, que fon connail leurs caractéristiques et le soin extrême apporté à leur fabrication, c'est compré-hensible. En outre, leurs prix très étudiés rendent ces apparells de haute qualité très

PROFI

333Fmc 333FTTC 614FTTC

685FTTC

BBC UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE MULTIMÈTRES



M 2030 455FTTC

M 2031 810FTC

M 2032 990FTTC

Pour séduire, BBC a inclus le meilleur de la technique dans un design fabuleux, imaginé par un styliste de talent. Ces multimètres sont de vérifables excliptures contemporaines. Pour parfaire le chef d'œure, les ingénieurs de chez BBC on l'invest tout leur sanoir dans la série M qui regroupe les demières innovations technologiques du moment. Des aujourd'hui ces appareills sont en démonstration et disponibles à des prix PENTA.

BBC UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE MULTIMÈTRES



M 2004

M 2005

M 2006

1138Fric 1340Fric 1648Fric

Le souhait universel des praticiens consciencieux est de pouvoir compter sur leur matériel. Il est exaucé ! En effet, qu'ils soient employés dans l'artisanat, la production, la mise au point, dans un service de maintenance ou de recherche, ces multimétres pré-sentent des avantages nombreux et indéniables. Si vous êtes de ceux qui ont conscience de la qualité des beaux outils, venez les voir chez PENTA, ils valent le détour.

79,00° TTC 93,00Fmc 4 sorties Répartiteur extérieur 2 sorties 3 sorties

55,00° 110 69,00° 110 42,10° 110

3 entrees BUFM/BIII/UHF 71.00°TTC 16,00°TTC 12,00FTTC Atténuateur 6 dB, 10 dB, 20 dB 49,00°TTC Prise radio TV murale 39,00°TTC Mal d'antenne CADMIE 1,50 m 387" rtc

62,80° rtc Coupleur 2 entrées VHF/UHF SPECIAL TV - S

CHOLET COMPOSANTS ELECTRONIQUES

MAGASIN: NOUVELLE ADRESSE 90, rue SAINT BONAVENTURE (Face a la Mairie) Tel.: 41.62.36.70 Vente par Correspondance: B.P. 435-49304 CHOLET Cedex

SPECIAL H.F

Tores "AMIDON"

T37-0	***										ě			4		æ	4.00
T37-1								٠	•				•			÷	4.50
T37-2																	4.50
T37-6	*:		į.									72					5.00
T50-1						÷			•		•						6.90
T50-2	• 0																6.90
T50-6																	7.50
T68-2	•	170		•	•	1,000	٠		٠	٠	•	•		٠	•	•	8.00
FT37-4	13			4								94					8.00
FT37-6	31											ě					8.00
FT50-4	43															11	11.00

Catalogue gratuit sur demande...

C.Intégrés PLESSEY	
ML924 DP	47.50
SL1451 DP	129.00
SL1452 DP	104.00
SL440 DP	25.00
SL441 DP	25.00
SL486 DP	37.00
SL565 C	55.00
SL1640 C	85.00
SL6270 DP	23.00
SL6310 DP	21.00
SL6601 CDP	29.00
SL6700 CDP	49.00
SP1648 DP	67.00
SP8505 = SP8630	
SP8629 DP	25.00
SP8630 DG	185.00
SP8658 DP	35.00
SP8660 D	35.00
SP8680 (11C90)	95.00
SP8792	67.00
Consultez nous pour tous renseigne	9-
ments PLESSEY	

BOUTIQUE: 2, rue Emilio Castelar 75012 PARIS - Tel.: 43.42.14.34 Mº Ledru-Rollin ou Gare de Lyon

Nouveaux Kits CCE "Débutants Radio-Amateur"

CGE01-Générateur de signal morse 30.00
CGE02-VFO SEPARATEUR 70.00
CGE03-Mélangeur asymétrique Récepteur
à conversion directe 95.00
CGE04-Module BF
CGE05-Alimentation pour série JR 110.00
CGE07A-Mélangeur symétrique
pour Rx 225.00
CGE09-PA C.W. DECA2W HF 110.00
CGE096-PA C.W. DECA6W HF 235.00
CGE11-Filtre 3 étages pour RX 53.00
PROMO HE
PROMO HE
2CC1046 /2 40\A/ 144\

2SC1946 (3-40W 144)	
Hybride Linéaire 435Mhz-17W	680.00
MGF 1302	198.00
SDA 2101	28.00

TRANSFOS TORIQUES ILP

Frais de port: 25 F Recommandé-urgent jusqu'à 1 kg 50F Contre-remboursement



Prix de vente pour le boîtier et les infocartes (parues dans Elektor depuis le nº 30 au nº 60) 42 FF (+ 20 F frais de port)



à MONTPARNASSE

16, rue d'Odessa · 75014 Paris Tél. 43.21.56.94

Ouvert de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. Tous les jours du mardi au samedi. SERVICE EXPEDITION RAPIDE

Forfait Port: 35 F

Pour tout renseignement, demander "ALEX"

Prix donnés à titre indicatif pouvant être modifiés sans préavi Administration : palement comptant,

LINEAIRE BPW 42 BP 104 BPW 34 7815 1A 7816 1A 7824 1A 79 L 05 79 L 05 79 L 12 79 L 15 79 L 18 79 L 24 7905 1A 7912 1A 7912 1A 7915 1A 7924 1A MC 7805 MC 7805 MC 7912 3560 3571 3810 4431 4445 4560/65 5850 7000 7050 72,00 58,00 37,80 15,00 15,00 59,00 45,50 38,00 38,00 AFFICHEUR | 11,00 | 349 k | 11,00 | 349 k | 11,00 | 349 k | 11,00 | 358 k | 11,00 | 368 k | 12,00 | 368 k | 12,00 | 368 k | 12,00 | 369 k | 360 940 955 4401 4500 726 741 ... 741 H 747 748 ... 1458 1495 2907 2917 3900 ... 3919 N 3914 3914 3916 4558 4741 750 . 800 . 810 S 820 . 850 . 860 . 920 . 940 . 950 . 27,00 15,00 15,00 15,00 36,00 33,00 20,00 36,00 32,00 48,00 22,00 39,00 1151 1170 1220 1405 1410 1418 1510 1998 1950 2000 2000 2000 2000 2000 2030 2053 2595 2595 2611 2630 2631 2640 3300 3500 35,50 28,50 28,50 28,50 28,50 AC Rouge Vert CC Rouge Vert Cristaux I 3/5 Digits 4/5 Digits 3064 560 570 580 580 15,00 20,00 69,00 69,00 75,00 31,00 15,00 47,00 29,00 15,00 15,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 5,00 5,00 11,00 24,00 5,80 9,50 12,00 5,80 9,50 12,00 6,00 22,00 4310 13,00 4445 13,00 4445 12,00 5550 18,00 7050 353 355 356 357 DIODE Intrarouge Emetteur Recept 18.00 12,00 8,00 20,00 45,00 32,00 13,00 23,00 54,00 48,00 18,00 36,00 440 32,00 1001 1002 1005 1008 1010 22,00 1015 68,50 1020 22,00 1015 68,50 1020 1023 25,00 1024 25,00 1024 39,00 1034 44,00 1039 44,00 1041 44,00 1044 44,00 1046 44,00 1047 36,00 1048 38,00 1054 32,00 1059 15,00 1059 15,00 1059 15,00 1059 15,00 1059 90,00 130,00 53200 16,00 17,00 .92,00 301 . . . 305 . . . 307 . . . 308 . . . 309 K 310 . . . 317 T 318 . . . 319 323 K 324 . . . 335 Z 336 . . . 336 Z 337 K 337 T 1A 50V 1A 100V 2A 400V 5A 80V 25A 30A 32,00 4 00 6 00 11 00 14 00 34 00 42 00 555 556 565 566 567 571 544 5532 5534 5,00 12,00 11,00 11,00 16,00 53,00 44,00 39,00 32,00 3,00 22,00 25,00 12,00 10,00 33,00 | 105 | 22,00 | 105 | 25,00 | 105 | 150 B | 12,00 | 280 A | 420 | 10,00 | 315 A | 420 | 540 | 14,00 | 660 | 650 | 22,00 | 660 | 650 | 27,00 | 660 | 650 | 27,00 | 660 | 24,00 | 730 | 36,00 | 740 | 24,00 | 750 | 24,00 | 900 | 9,00 16,00 10,00 22,00 15,00 18,00 25,00 21,00 3045 3080 3086 3130 3140 3161 3162 3189 .9,00 19,00 19,00 .9,00 10,00 17,00 REGUL 78 L 05. 78 L 08. 78 L 12. 78 L 15. 78 L 18 78 L 24 7805 1A 7806 1A 7809 2A 7812 1A 120 S 221 . 231 . 440 G 440 N 520 539 . 540 . 560 . 576 8 OPTO-ELEC-TRONIQUE MCT 2 11,00 MCT 6 15,00 TIL 111 14,00 6 N 138 45,00 MCC 670 45,00 48.00 30,00 1488 1489 3403 3487 4024 4044 12,50 12,50 15,50 24,50 68,00 68,00 1043 1251 MCT 2 MCT 6 TIL 111 6 N 138 MCC 670 110,00 39,00 34,00 24,00 32,00 85,00 120 146 200 297 298 16,00

LOGIQUE														
TITL LS	HC	TTL LS	HC	TTL LS	HC	TTL LS	HC	TTL LS	HC	TTL LS	HC	CMOS	CMOS	CMOS
7400 2,20	6.00	74.50		74,.121 11,00		74,172 71,40	1	74293	-	74_4002	7,00		4036 39,00	40936,90
74.01 2,20		7451 2.80	5.00	74122 13.00	-	74_173 9.00	12.00	74299 18,00	22.00	74,4017	12.00	4001		4094 13,50
74.02 2.20	6.00	7453 3.80	_	74123 13,00		74.,174	8.00	74322 N.C.		74_4020	13.00	4002 2,10	4041 8,80	4095 7,50
74.03 2.20	6.00	74.5411,00	í –	74125 5.00	7,00	74_1758,00	8.00	74324 N.C.		74.4024	10.00	4006 6,00	4042	4096
74.04 2.30	6.00	74.58	5.00	74126 2.40	-	74_181 19,80	_	74353 10,00	_	744040	10.00	4007 .6,00	4043 5,50	4097 17,00
74.05 2.20	7/2	74.60		74132 2,90	7.50	74.18214,00	-	74365 2,30	7.00	74,4049	10.00	4008 11,00	4044	4098
74.06 7,50	-	74704,00	_	74133 24,00	7,50	74190 11.50		74366	7.00	74_4050	10.00		4046 13,00	4099 19,50
74_07 7,50	0.00	7472 4,00	- 6	74136 2,40	-	74191		74,367 2,30	7.00	74.4051	18,00		4047	4501 13,00
74.082,30	6.00	7473	6.00	74137	12,00	74192 13,50		74368 11,00	7.00	74_4052	18.00	4011		4511 8,90
74.09 2,30	100	7474	6.00	74138 3,90	8.00	74.193 15.00		74_3736,90	9,00	74.4053	18.00		4049 5,90	4515 22,00
7410 2,30		7475	6,00	74139 3,90		74.194 17,00	10 00	74,3746,90	9.00	744060	18.00		4050	45187,50
74.11 2,30	5,00	7476	6.00	74145 18.00		74195 4.90	10.00	74377 13,50	-	744075	9.00		405112,00	452012,00
74.12 6.50	100	7478	-	74147 19,50		74,19614,90	200	74,,378	-	74,4078 -	9.00	4015 15,00	4052 9,50	4528 11,50
74.132.90		7480 8,10	_	74148	_	74.198 9,60		74379 14,00	-	74,4511	18,00	4016	4053 13,00	4536
74_14 2.90	6.00	748112.10	; I –	74150 24,00		74221 20.00	-	74_390 4,90	8.00		28.00	4017 7.90	4054 8,50	4538 19,00
74.15 3,80		7482 10,00		74151 3,90	8.00	74_237 —	10 00	74393 11,80	8.00		29.00	4018	4055 10,00	453927,60
74.16 7,00	-	7483 3,90		74153 3,90	8,00	74_240 6,90	12,00	74490 12,00	-		28.00	4019 4,50	4060 10,00	4556
74_17 13.00	5.5	7485 3,90	8.00	74154 22,00	25.00	74241 6,90	12.00	74,,533	15,00	74.4543	28.00	4020 13,00	4066 6,00	4558
74202,50		7486	6,00	74155 5.90		74_242 11,50	12,00	74.534	15,00	100 Tel 100 Te		4021	4068 4,00	4584 9.00
74213.50	_	7490 10,50	_	74156		74. 243	12,00	74540	16.00	TTL	S	4022 9,60	40695,90	4585 7,50
7426 3.50		7491	-	74157 4,90	8.00	74.2446,90	12,00	74_541	16,00	74.00	8,00	4023 2,20	4070 9,00	40103 19,00
74.27 4,50	5.00	7492 5,80		74158 11,80		74_245 13,50	13.00	74. 563	16,00	74.04	8,00		4071 .6,00	40106 19,00
74.284.00	357	74_93	-	74159 N.C.		74.,247 17,80		74_564	16.00	74.08	12,00	40255,00	4072 6 00	40174 12,00
74,30 2,30	5,00	7,4:.94	_	74160 9,50		74_2517,20	8.00	74573	16.00	74.32	16,00		4073 .3,00	
74.322,30	5.00	74_95	-	741619,70	10,00	74. 253 12,20	8,00	74574	16,00	74.74	9,00	4027	40753,00	
7437		74.96 8.00		74162 7,20	10.00	74. 257 4,90	8,00	74_595	16,00	74.86	19.00	4028	4076	
7438 2,80		74107 8,90	6,00	74163 10,50	10,00	74_258 9,60	40.00	7462919,80	40.00	74.138	15,00	4029 .9,00	40773,00	
74.40 3,80		74_109 4,50		74.164 4,90	10.00	74_259 14.80	10.00	74,640 20,00	18,00		20,00	4030 .5,00 4031 9.50	4078	
74.426,00		74.1126,50		74.165 8,70	12,00	74_266 2,50	9 00	74646			17,50		4081	
7443		74_1135,90	6,00	74.166 13,60	_	74_2736.90	10,00	74.648	28.00			4033 11,00		
74_47 17,50	-	74_11414,00	4 -	74168 9.50		74_280 10.00	15,00	74670 19,00	- 00.00	74,280	20.00	4034 25,80	4085 4,00	

	74,26 3,50 74,27 4,50 74,28 4,00 74,30 2,30 74,32 2,30 74,37 2,80 74,38 2,80 74,40 3,80 74,42 6,00 74,43 9,00 74,43 9,00 74,43 9,00 74,43 9,50	74,91 74,92 74,93 500 74,95 74,96 74,107 74,109 650 74,113 74,114 74,116	.5,30 — .5,80 — .6,00 — .7,90 — .8,80 — .8,90 6,00 .4,50 6,00 .5,90 6,00 .5,90 6,00 .17,00 —	74.157 4.90 74.158 11.80 74.159 N.C. 74.160 9.50 74.161 9.70 74.162 7.20 74.163 10.50 74.165 8.70 74.166 13.60 74.166 9.50 74.166 9.50 74.170 14.50	8.00 74.244 8.00 74.245 - 74.247 10.00 74.251 10.00 74.253 10.00 74.253 10.00 74.258 10.00 74.259 12.00 74.266 - 74.273 - 74.280 - 74.290	13,50 13,00 74. 17,80 — 74. 7,20 8,00 74. 12,30 8,00 74. 4,90 8,00 74. 9,60 — 74. 14,80 10,00 74. 2,50 9,00 74. 10,00 74. 10,00 74.	.561 - 16.00 74.00 8.6 .563 - 16.00 74.00 8.6 .564 - 16.00 74.04 8.1 .573 - 16.00 74.32 16, .574 - 16.00 74.32 16, .575 - 16.00 74.32 16, .589 19.80 74.47 9, .629 19.80 74.86 19, .646 - 28.00 74.156 20, .646 - 28.00 74.156 20, .646 - 28.00 74.156 20, .646 - 28.00 74.156 20, .646 - 28.00 74.156 20, .646 - 28.00 74.156 20, .646 - 28.00 74.156 20, .646 - 28.00 74.156 20, .646 - 28.00 74.156 20, .646 - 28.00 74.156 20, .646 - 28.00 74.156 20, .646 - 28.00 74.156 20, .646 - 28.00 74.156 20, .647 19.00 - 74.280 20, .688 - 28.00 74.374 20,	00 4024 8.00 4071 6 00 4025 5.00 4072 6 4026 13.00 4073 3 00 4028 9.00 4075 3 00 4028 9.00 4076 8 00 4029 9.00 4076 8 00 4030 5.00 4078 7 00 4031 9.50 4081 5 50 4033 11,00 4082 6 00 4034 25,80 4085 4 00 4035 8.00 4086 4	00 4010319,1 00 4010519,0 00 4017412,6 00 00 00 0
١		TRANS	SISTOF			LETAGE		TUALITES»	1500
	## AC 4,50 128 4,50 187 75,50 188 5,50 197 2,00 109 2,00 109 2,00 140 6,00 141 4,00 160 6,00 171 4,00 17	115 10,00 1135 4,50 136 4,50 137 5,00 138 5,00 140 5,80 140 5,80 169 6,00 170 6,40 235 7,50 237 6,50 238 6,20 241 6,10 435 6,50 437 6,50 438 8,00 437 6,50	338 .6,50 394 .3,20 451 .4,50	132 13.00 137 13.09 2955 5.00 3055 10.00	Section	CONNECTEURS ENCARTABLES A serir sur câble 2 × 25 B61,00 2 × 31 B72,00 A souder sur C.I. 2 × 25 B45,00 2 × 31 B68,00 CONNECTEURS TYPE BERG Femelle à serir ou Mâle coude 2 × 5 B9,00 2 × 10 B15,00 2 × 10 B15,00 2 × 11 B15,00 2 × 15 B18,50 2 × 17 B18,50 2 × 17 B23,50	Mieux que les lignes à ret à capacités réparties. E	passives infin les lignes à capacité αLA DLC» - 2 amplis de sortie ur 1 800 NS 1800 NS avec Ω. us vos montages mes.	OLC OLC
	179 2,80 204 2,80 212 2,80 237 2,80 238 1,80 239 1,80 307 1,80 308 1,80 309 1,80 317 3,00 317 3,00 327 2,60	439 8,00 440 8,00 441 11,00 442 11,00 522 9,00 561 12,00 562 12,00 BDW 93 C 19,00 94 C 19,00	459 8,00 469 4,50 470 4,50 494 3,20 495 3,20 BFR 91 12,60 BS	1613 3,50 1711 3,50 1890 3,50 1893 3,50 2218 3,50 2219 3,40 2222 3,00 2369 3,50	9 broches Femelle 21,00 Maie 19,00 15 broches Femelle 28,00 Mâle 24,00 25 broches Mâle 38,00 Femelle 32,00 37 broches Mâle 52,00 Femelle 42,00	2 × 20 B 26,00 2 × 25 B 30,00 SUPPORT INSERTION NULLE 24 90,00 28 98,00 40 150,00	CRCUTS TV SPÉCIAUX CD 4013 7,00 Sell 100 H 5,00 CD 4020 13,00 7805 7,00 CD 4052 9,50 7800 7,00 CD 4053 13,00 78 L 05 5,00 CD 4053 13,00 78 L 05 5,00 CD 4054 12,00 56 B 21 ou CD 4528 12,00 56 B 21 ou CD 4584 9,00 A 21 55,00 CD 470 40,00 Eprom 27054 29,00 TL 074 19,00 Eprom 27054 59,00 CU 417 19,00 Eprom 27054 59,00 CU 417 19,00 Eprom 27054 59,00 CU 417 19,00 Eprom 27054 59,00	QUARTZ 32,768 KHz 38,00 8085 33 1000 MHz 52,00 8085 98 2,4576 MHz 38,00 8155 89 3,7768 MHz 38,00 8155 89 3,7758 MHz 38,00 8274 55 99 4,000 MHz 38,00 8251 A 34	6116 35,0 6264 59,0 00 GSOO LC 6800 56,8 ,00 6802 59,8 ,00 5809 1088,8 00 6810 34,0

Prix 350 F (Par 20 : - 10 %, par 50 : - 15 %, par 100 : - 20 %)						
CIRCUITS TV SPÉCIAUX	MICRO					
CD 4013 7,00 Self 100 H 8,00 CD 4020 130,07 7805 7,06 CD 4052 9,50 780 7,00 CD 4053 130,07 78 L 95 5,00 CD 4056 6,00 68 8 02 69,00 CD 4528 12,00 86 8 21 ou CD 4528 9,00 A 21 35,00 CD 470 4 (0.00 Eprom 2764 39,00 TL 074 19,00 Eprom 2764 58,00 Septem 27654 58,00	QUARTZ 8005 33,00 32,768 KHz 38,00 8085 109,00 1000 MHz. 52,00 8087 N.C. 1,9432 MHz 38,00 8088 98,00 3,2768 MHz 38,00 8155 89,00 3,5795 MHz 38,00 82,37 A5 59,00 4,096 MHz 38,00 82,54 4,50 4,952 MHz 38,00 82,54 4,50 4,952 MHz 38,00 82,54 4,50	6116 35,00 6264 59,00 6800 56,80 6802 59,80 6802 59,80 8810 34,00 8821 25,00 6840 59,00 6845 69,00				
ET AUTOMATIQUEMENT	4,9152 MHz 38,00 8255 A5 30,00 8,00 8,000 MHz 38,00 8257 49,00 8259 A 45,00	6850 35,00 68 B 02 69,00 68 B 10 39,00				
LM 311 9.50 74 LS 161 5.70 CD 4011 290 TDA 2593 2-06 CD 4065 6.00 Quartz 49152 33.00 CD 4033 5.00 Micro-processeur CD 4520 1200 8748 HD 85.00 74 LS 05 2.00 8748 HC 135.00 74 LS 157 4.90 Correstisseur AD-DA UVC 3101 650.00	10 000 MHz . 38,00 227 . PD 765 115,00 15 000 MHz . 38,00 8282 45,00 8283 45,00 AD-DA 8288 505,50 864 79,00 8286 79,00	68 B 10 39.00 68 B 21 35.00 68 B 25 42.00 EPROM 2716 38.00 2732 49.00 2754 39.00 27128 49.00 27128 78.00				
TDK 450 ns, 1000 0	0800 49,00 2114 39,00 4116 22,00 4126 45,00 416 35,00 4416 35,00 4464 79,00 4464 79,00 4464 79,00 4464 79,00 4646 79,00 4646 79,00 4646 79,00 4646 79,00 4646 79,00 4646 79,00 4646 79,00 4646 79,00 4646 79,00 4646 79,00 4646 79,00 4646 79,00 4646 79,00 4666 79,00 4	Z 90 CPU 2900 ACPU 4200 ACTC 4500 APIO 4500 ASIO 9501				



34015 3-8912 3-1350

3,20 3,40 3,00 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50 2,00 2,00 1,50



EF 7510 EF 7910 Z 8530

25,00 21,00 28,00 18,00 40,00 36,00

34,00 35,00 35,00

35.00 69.00 79.00

EF 9306 E-Eprom EF 9340 EF 9341

.56,00 110,00 84,00 .3,20 .2,20 .3,60 10,00 .9,00

11,00 25,00 35,00 .3,80 .4,00 .5,00



34,00 34,00 34,00

LIGNES A RETAF

Mále.
Femelle
Chássis
38 broche
Mále.
Femelle
Chassis

PHILPS 330 ns 1000 Ω 390 ns 1100 Ω 470 ns 1150 Ω



0.30

0,60







1 et 3, rue de Reuilly 75012 PARIS Tél. : 43.46.63.76 Télex : 214 477

4052

25, rue Bayard 31000 TOULOUSE Tél.: 61.62.02.21 Fermé le lundi

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE DIMANCHE De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h



▶LE RATON LAVEUR EST UN ANIMAL CURIEUX.

Ce sympathique mammifère est très futé, suivez-le, il n'a pas son pareil pour dénicher les bonnes affaires.

1397 36,00 11244 28,00 12413 25,00 Série LA 1201 10,00 3350 16,00 4101 18,00 4102 9,00

4400 **37,00**4422 **19,00**4430 **16,00**4461 **26,00**4520 **22,00**M 51102

L....**20,00** M 51513 24,00 M 51515 BL

16,00 18,00 9,00 14,00

	9	
		v
Commence of the last of the la	753,60	1734,70
CIRCUITS	76 3,60	174 4,90
Commence of the Commence of th	83 3,00	175 3.50
INTEGRES	85 3,00	181 15,60
	862,00	1906,00
	90 4.00	1916,00
TTL 74 LS	924.00	1923,20
00 4.00	934,00	1933,20
001,80	953.00	1943,20
011,80	965.90	1955,00
022,20		1963,20
031,80	107 3,40	
042,20	109 3,40	197 3,20
05 1,80	1122,90	2407,00
081,80	113 3,10	241 7,00
092,20	114 3,50	2427,00
101,80	125 2,50	2437,00
111,80	126 2,50	2444,20
131,80	132 2,50	2458,00
142,20	133 2,20	251 4,90
152.20	138 4,00	2534,90
20 2,20	139 3,00	2564,00
211.80	151 3,00	257 5,00
262.80	152 3,00	258 5,00
271,80	153 4,00	2595,00
282,90	154 9,10	2602,00
30 2,20	1554.30	2662,50
321,80	156 4,80	2737.00
33	157 3,00	2794.50
37 2,70	158 3,00	2806.00
38 2,70	160 5,00	283 5,00
402,90	1614,90	290 5.00
42 3,00	162 5.00	2933.50
512,20	1634,90	3523,50
542,20	164 4,90	3533,50
73 3.60	1684,90	36313,20
	170 .4.90	364 13,20
74 3,50	170	. 50413,20

-		
173	4,70	
174		
175		
	15,60	
190	6,00	
	6,00	
192	3,20	
193	3,20	
194	3,20	
195	5,00	
196	3,20	
197	3,20	
240		
241	7,00	
242		
243		П
244	4,20	
245	8,00	
251	4,90	
253	4,90	
256		
257	.,,5,00	
258		
259	5,00	
260		
266	2,50	П
273		П
279		П
280	6,00	
283	5,00	П
290	5,00	

365	2,20
366	2,30
367	2,30
	.2,30
	.4,10
374	4,10
	4,60
377	7,00
	.3,50
	3,50
	.3,20
	5,50
395	7,20
	.6,50
445	.11,35
540	.9,80
568	39,30
	34,00
621	15,60
622	15,60
623	15,60
640	21,00
641	20,00
	27,00
670	14,50

Série 400

3,20 3,30 1,85 2,00 2,90 4,40 4,80 3,20 4,50

.3,50	4010 4,20	4000
.3,20	4019 3,20	4067 13,00
5,50	4020 4,80	4068 2,20
7,20	4021 4,80	4069 2,00
.6,50	4023 2,20	4070 2,20
.11,35	4024 4,20	4071 2,20
9.80	4025 2,20	4072 2,20
39.30	4026 6,50	4073 2,20
34.00	4027 3,20	4075 2,20
15,60	4028 4,00	4076 4,80
15,60	4029 4,40	4077 2,20
15,60	4030 3,00	4078 2,20
21,00	4031 6,50	4081 2,20
20.00	4032 6,30	4082 2,20
27,00	4033 6,50	4089 7,10
14,50	4034 10,00	4093 2,20
	4035 5,20	40945,50
and the second	4038 6,30	4098 5,10
MOS	4040 5,20	4099 5,50
	4042 3,80	4502
4000	4043	4503 3,70
	40444,40	4508 12,00
2,00	404512,00	4510 5,90
1,85	40464,40	4511 3,70
2,00	4047 4,40	4512
2,00	4048 3,20	4514 10,40
4,40	40492,10	4515 10,40

	Japonais Série HA 1151 17,00 1156 W 18,00
)	LC.
	4584 7,00 4525 5,60
)	4556 5,20 4557 13,00
)	4555 4,90
)	4541 6,90 4543 5,80
,	4538 5,20 4539 5,20
	4534 24,50
3	4531 5,40 4532 5,20
	4527 5,00 4528 5,70
	4526 5,00
	4522 5,00

13,00	M 51515
7,00	BL 35,00
5,60	M 51517 36,00
	MB 3705 21,00
	MB 375621,00
0.00	Série STK
	013120,00
onais	014 99.00
rie HA	016 99,00
17.00	020 75,00
W.18.00	070 .250.00
35.00	077110.00
31,00	080 140.00
26,00	435 74,00
28.00	437 92,00
26.00	439 99.00
20,00	463 125.00

465 155,00	723017,00
Série TA	7240 25,00
7120 9,00	7310 13,50
712218,00	7313 13,50
7136 11,00	7322 19.50
7137 B.OO	7325 B, OQ
720328.00	7336 12,50
7204 18,00	Série UPC
7205 15,00	574 12,00
720716.00	575 12,50
7208 18.00	592 9.00
721516.00	1032 10.50
7222 17,50	1181 H . 15,00
7223 38.00	1182 H . 15.00
7225 37.00	1186 H . 14,00
7226 45,00	127721,00
7229 43.00	1350 16.00
1220 100	1000
MEMOIRES	HEPROM

MEMOIRES REPROM
MM 211412,00
ET 2716 41,00
UPD 2732 47.00
UPD 2764
UPD 27128 43,00
MM 25256
RAM DYNAMIQUES
FT 4116 21.00
UPD 4164
OFD TIOT TOTAL TOTAL TOTAL
MICROPROCESSEURS
68 A 02 40.00
68 A 21 22.00

UPD 4164	**********	22,00
MICRO	PROCE	SSEURS
68 A 02		40,00
	A RETA	RD 25.00



ALIMENTATION AL 781 N 1690 F



METRIX MX 11 490 F

3650

• 2000 points • Précision : 0,3%

· Fonction : multimé-

Ire 20 A. Caoacimètro

diode, Bip sonore

Boîtier antichoc
 Hauleur digit

690 F

quencemètre.

30 mm.

TELEPHONES

CP 27 S -**CLAVIER A TOUCHES**

Se pose à la place de l'ancien, Fonc tionne aussi avec un standard. Permet tous les appels y compris la province et l'étranger. Met en mémoire le n° occupé, Complet en ordre de marche, prêt 240 F

CM 10. Clavier 10 mémoires, mêmes caractéristiques, 1 mémoire en plus des 9 numéros en mémoire cermanente, celle du dernier numéro composé. En ordre de marche. **570 F**

TOUS LES ACCESSOIRES : Fiches, prises, boiles de raccordement.

Cordons téléphoniques prêts à recevoir des prises PTT.

35 F Longueur 5 m 60 F Longueur 10 m Longueur 25 m 115 F

MEMO COMPUTER 163. Capacité mémoire: 1024 digits. Compose automatiquement les numéros de télé-



phone mis en mémoire (50 noms et numéros). Visualisation du n° et du nom Répétition fonctions timer et chrono. Dim. 18,8 x 13 x 3,3 cm. Fonctio l'aide de 3 piles 1,5 V.

P 10 S. Sonnerie supplémentaire puissanle : 85 Ob. Réglable en pussuary rythme. Se branche à n'importe quel point **225 F**



SEDUCTION DECIMAL, Rappel automatique du dernier numéro com posé. Témoin lumineux de sonnerie. Colo ris : blanc, rouge, gris, noir. Forme design.

400 F

CONFIDENCE DECIMAL. Compact. Forme design. A poser ou mural. Prix promo

INTERPHONES

CEDEX 338

Interphone FM utilisant les fils secteur 3 canaux. Dispositif pour surveillance. Audition très pure et sans parasite.

INTERPHONES **PORTIERS**

TI 2000 MONACOR

Interphone mural genre téléphone. Belle présentation Cordon alimentation par pile de 9 V ou source de 9 V continu. Distance maxi entre 2 postes 2000

ENSEMBLE 539131. Ensemble complet prêt à installer :

Combiné téléphonique avec touche

ouvre-porte et appel sonore · Boilier à encastrer avec micro/HP et amplificateur réglable • Alimentation 220 V. L'ensemble 470 F

L'ensemble
POSTE D'INTERIEUR Supplémentaire
290 F Rouleau de 25 m.

98 F Fil spécial à 7 conducteurs

Fil spécial à 7 conducteurs 182 F

SEL 10. Boitier de commande en saillie avec 2 leds équipé de serrure M/A ou impulsion (à préciser), Dim. : 90 × 54 ×

225 F Prix INFRAROUGE IR 86, Portée 12 m. Alimentation 10/15 Vcc Consommation 7 MA, Poids 50 g

Dim.: 73 × 55 × 40 540 F Prix SIRENE auto-alimentée d'apparte-

ment, Réf. 7012. Alimentation 12 Vcc avec sécurité à l'ouverture. Pile de 9 V (non fournie) prenant le relais en cas d'alarme Faible encombrement. Dim.: 110 × 110 × 50.

Prix SIRENE EXTERIEURE auto alimentée. Alimentation ballerie 12 V 2 A (non fournie) déclenchement sur rupture d'un + 12 Vcc. Auto protection par switch

au démontage du capol el à l'arrachage du châssis. IMPORTANT COFFRET INOX PEINTURE ANTI-CORROSION Homologation 105 AS (Ministère de l'Intérieur), Consommation hors alarme 0,2 MA en alarme 700 MA 594 F

Balterie pour 12 V 2A. Prix

SIRENE SPA 5 Puissance 120 dB, Consommation 1 A5, Alimentation 12 Vcc. Présentation capol ABS, avec palle de lixauori Dim.: ⊘ 100 mm. L 120 mm. 420 F

PANDA. Radar hyperfréquence, alimentation 12 Vcc, consommation maxi-mum 140 mA. Angle protégé 120°, portée 3 à 20 m. Retard à l'intervention 0 à 30". Enactionnement continu boitier autoprotégé, circuit d'alimentation régulé. Fré-

quence de fonctionnement 9,9 GHz. Radar PANDA 1290 F \$12. Sirène électronique, alimentation 12 V0,75 A, modulée «sirène amèricaine» puissance 110 dB à 1 m

180 F SM122. Sirène mécanique, alimenta SM122. Sirene mecanique, Líon 12 V-1 A, puissance 108 dB à 1 m. 60 F SIRENE PIEZZO lorte puissance,

faible encombrement, Dimensions: 45 > 45 x 36. Poids 50 g. Facile à poser et à

Les beaux jours arrivent. Pendant vos

ment

ลกลก

FLUKE .

Les beaux jours autrem absences, protégez-vous.

Centrale FUBA type C 3401.

1150 F Prix

MX 412. V. altern. 600 V Pince

I. altern. 300 A. Résislance 5 kΩ **790 F**

MX 435. Mesureur de terre MX 435. Mesurus continuité digital et isole-continuité digital et isole-

FLUKE 73: 0.7 % 840 F

FLUKE 75: 0,5 % 1070 F

FLUKE 77: 0,3 %1530 F

3490 F

3040 F

OSCILLOSCOPES HAMEG (garantie 2 ans)



HM 203/6	F
HM 204/25470	۴
HM 6057470	F

BANC DE MESURE MODULAIRE HAMEG _____ Garantie 2 ans HM 8001. Appareil de base avec alimentation

permettant l'emploi de 2 modules 1550 F HM 8011. Multimètre numérique 1760 F HM 8011-2: Multimètre numérique 4 1/2 Ires (± 19999). Tension et courants all Ils: valeurs efficaces vraies 226 2260 F HM 8021-2 Fréquencemètre 10 Hz à 1 GHz digital 2470 F HM 8027. HM 8027.
Distorsiomètre
HM 8030 Z. Généraleur de fonction 0,1 Hz.
1 MHz avec affichage digital de la fréquent 1640 F

1850 F HM 8032. Généraleur sinusoidal 20 Hz à 20 MHz. Allichage de la fréquence 1850 F

RK	
9020 2 × 20 MHz	4730 F
9060 sur cde 2 × 60 MHz	14220 F
9100 sur cde	10070 E

ALIMENTATIONS STABILISÉES

AL 745 AX, De 0 à 15 V. De 0 à 3 A **520 F** • AL 781 N. De 0 à 30 V. De 0 à 5 A digital 1690 F

· AL 784-13,8 V, 3 A290 F · AL 785, 13.8 V, 5 A420 F • AL 786. 5 V, 3 A **290 F**• AL 841. 3-4, 5-6-7,5 V,
9-12 V • 1 A **183 F**

· AL 812, Réglable MECA

• AL 812. Héglable de 0 à 30 V, 0 à 2 A 650 F • AL 813. Alimentation régulée 10 A, 13,8 V 710 F

AL 821 24 V, 5 A 710 F AL 823. Alimentation double. 2 × 0.30 V - 5 A ou 0.60 V 5 A ou 0.30 V 10 A **3090 F**

• AL 792 + el -+ 5 V 5 A - 5 V

FRÉQUENCE-METRES

BECKMAN
UC 10. 5 Hz à 100 MHz 8
digits. Leds Fréquencemètre. Périodemètre. Intervalle.
Unité comptage,
etc. 3050 F

346. 1 Hz à 600 MHz, B digits. Leds rouges 1880 F

Type FR853 1 Hz à 100 MHz 8 digits leds 1420 F

FD 1000, 5 Hz à 1 GHz 2650 F

RÉGÉNÉRATEURS DE TUBE

BK 467. Essai en multiplex 870 F des 3 laisceaux, émissions, fuile, équilibrage 7100 F BK 470. Essai émission, fuite, équilibrage, durée. Enlèvement de court-circuits 5200 F

GÉNÉRATEURS DE

CENTRAD _

689 : Pal. Sécam 9800 F SIDER ONDINE _

Modèle 820
• Version Pal-Secam avec test Péritel 8440 F

Version Secam avec test Peritel 7150 F (sur commande)

SADELTA

MC 11 SECAM
Couleur UHF-VHF. Purelé.
Convergences. Points. Ligne
verl.

 MC 11 L, Secam L 3100 F • MC 11 D. Secam D K et K' 3500 F • MC 11 BB Secam B G et H 3500 F

2800 F

4800 F Secam L
• MC 32 K. Secam
D K et K'
5100 F • MC 32 B. Pal B-G et H 4500 F

MESUREURS

SADELTA .

TC 40. Léger autonome. Bande 1 FM 3 4 et 5. Détec-tion son AM/FM. Echelle de dension RMS et dB/µV. Echelle 0 pour contrôle continuité 3500 F TC 402, Affich, digital, de la fréquence 4690 F MULTIMÈTRES

Prix

METRIX . MX 512 MX 522 B (2000 points)

10 Points

10 Points

10 Points

21 callores MX 563, (2000 points) 26 call-bres 2350 F MX 562 (2000 points) 24 calibres. Test de continuité visuel et sonore 1150 F
MX 575 (20 000 points) 21 calibres 2 gammes, généra-leur de fréquences (10 kHz et 50 kHz) **2900 F** MX 502 (2000 points). Affich.

1100 F liquides MX 727 Affich Led de 16 mm. Version A (secteur) 2290 F Version A1 (secteur, balleries rechargeables) 2550 F

MX 579, 20000 points, 4 digits 1/2, Led 20 mm, préci-

sion base 0.03 %. Valeurs all, efficaces vraies.
Db mètre 3400 F Db mètre MX 573. Analogique Parital 2840 F

ANALOGIQUES MX 130, V jusqu'à 1 000 V. I jusqu'à 30 A ohmmetre MX 202 40 000 0/V cont. MX 203 20 KG/V 750 F MX 430, 20 KG/V 750 F MX 430, 40 kG/V 930 F MX 453, V = el I = el ~ 30 A. Ωmètre 740 F 740 F MX 462 MX 400 Pince

I. altern. 0 à 300 A. V altern. 600 V 690 F MX 402, Pince AMP. 2290 F MX 405. Mégohmmètre 500 Ω à 300 k Ω 10 kΩ à 300 MΩ 100 kΩ à 100 MΩ **1640 F** OSCILLOSCOPES

8062 A. Aulres modèles





31000 TOULOUSE Tél.: 61.62.02.21



Le raton laveur a même trouvé plus de 200 kits électroniques pour vos loisirs

CONFORT	
and a structure Malable 1600 W	83,30 F
w -b atent simmle	77.40 F
- Learnester & touch-control	B3.30 F
at the Mariene min.coci	244.00 F
2002001 A constitution & constitution	B/.2U F
and an Alexander admoil (Houses min.)	312.60 F
au at They mornotro digital 0 a 99°C	191.10 F
OK 65 - Horloge simple (Heures, min.)	191.10 F
OV 04 Interphone 2 fil - 2 postes	93.10 F
DK OF Corrup Alectropique Codée	.122,50 F
AV 4A4 Thermostat 0 à 100°G	112,70 F
OK 440 Dátastour de métally	.155.B0 F
OV 445 Amplificatour téléphonique	. 94,50 F
OV 440 Dálaclour d'anneaché	.102.90 F
OV 444 Chronomètre dinifal 0 à 99 s	.195.00 F
OV 406 Tomorrisatour digital 0 à 40 mg	255,00 F
OK 166 - Carillon électronique 9 tons.	125,00 F
OV 400 Alarmo pour connélateur	.125,00 F
OK 171 - Magnétiseur anti-douleurs	125,00 F
OK 173 - Anti-rats électronique	.125,00 F
OK 178 - Commande sonore avec micro	.125,00 F
OK 182 - Répondeur téléphonique	225,00 F
OX 185 - Télécommande par téléphone	225,00 F
OK 187 - Commande d'arrosage automatique	.125,00 F
OK 189 - Portier électronique	225,00 F
OK 191 · Commande d'éclairage automatique	125,00 F
OK 193 - Minutaria 5 mp à 2 h	.155,00 F
OK 195 - Thermostat pour chauffage solaire	.125,00 F
OK 198 - Alarme de température	.125,00 F
OK 200 - Commande d'asservissement de moleur	.125,00 F

PHOTOGRAPHIE	
OK 91 - Déclencheur optique pour flash	73,50 F
OK 96 - Automatisme de passe-vues	93,10 F
OK 98 · Synchronisateur de diapos	.116,60 F
OK 116 - Comple poses - 0 à 3 mn	102,90 F
OK 186 - Posemètre pour agrandisseur	155,00 F

MESURES	
OK 8 · Alimentation régulée 20 V · 1 A**	06,80 F
OK 14 - Sonde millivoltmètre BF	53,90 F
OK 18 Unité de comptage 1 chiffre	83,30 F
OK 39 Convertisseur 12 V = ou - en 4,5 6 - 7,5 ou 9 V/300 mA	67,60 F
OK 40 - Généraleur 1 kHz (carrés)	38,20 F
OK 41 - Unité de comptage 2 chiffres	22,50 F
OV AE Alim ran 2.04 MH A**	151.90 F
OK 47 - Disjoncteur (50 mA à 1 A)	93,10 F
OK 51 · Alim. rég. 9 V/0.1 A**	67,60 F
OK 57 · Testeur de semi-conducteurs	53,90 F
OK 67 Alim rég. 5 V/0,5 A**	87,20 F
OK 69 · Module alim 48 à 60 V/2 A	46,00 F
OK 86 · Mini-fréquencemètre 3 digits 0 à 1 MHz en 4 gammes 2	44,00 F
OK 107 · Commande automatique pour chargeur de batterie	87,20 F
OK 117 · Commutateur pour oscillo 0 à 1 MHz en 2 gammes 1	55,80 F
OK 120 - Alim. rég. 12 V/0,3 A''	93,10 F
OK 123 - Générateur BF 1 Hz à 400 kHz sinus, carrés, triangles 2	73,40 F
OK 125 - Générateur d'impulsions 0,1 Hz à 150 kHz en 6 gammes . 2	44,00 F
OK 127 - Pont de mesure R/C 6 gammes (1 à 10 MΩ et 1 pF à 1 μF) 1	36,20 F
OK 129 - Traceur de courbes NPN PNP	191,10 F
OK 130 - Modulateur UHF pour téléviseur	79,00 F
OK 138 - Signal tracer BF/HF1	75,00 F
OK 142 - Alim. reg. 48 V/2 A**1	85,00 F
OK 145 - Fréquencemètre 0 à 600 MHz*9	65,00 F
OK 147 - Alim. rég. 0-30 V/3 A*	59,00 F
OK 149 - Alim, 0 a 24 V/2 A*	69,00 F
OX 151 - Alim, double 0-24 VI2 A"	59,00 F
OK 153 · Alim. symétrique ± 50 V/2 A**	49,00 F
OK 176 - B. de temps à quartz 1 Hz à 1 MHz	95,00 F
OK 197 - Avertisseur de coupure secteur	25,00 F
OK 199 - Sonomètre	25,00 F

MUSIQUE	
OK 12 - Métronome électronique*. OK 82 - Mini orgue électronique OK 88 - Trémolo électronique OK 143 - Généraleur 5 rythmés	57,80 F 63,70 F 97,00 F 279,00 F

ÉMISSION-RÉCEPTION
OK 61 - Micro-émetteur FM 57,80 F
OK 74 · Récepteur PO GO à diode
OK 81 · Récepteur PO GO à 2 transistors
OK 93 - Préampli d'antenne auto-radio
OK 97 - Convertisseur 27 MHz/PO
OK 100 - VFO bande 27 MHz 93,10 F
OK 101 · Récepteur OC 10 à 80 mètres
OK 103 · Convertisseur VHF/PO
OK 105 · Mini-Récepteur FM
OK 122 - Récepteur VHF 26 à 200 MHz
OK 131 - Relais téléphonique pour E/R CB 27 MHz
OK 132 · Tuner FM, 88 à 108 MHz
OK 134 · Convertisseur 144 MHz/FM 109,00 F
OK 136 · Récepteur 27 MHz super-réaction
OK 148 - Ampli linéaire 144 MHz 40 W
OK 152 - Emelleur FM 144 MHz'
OK 159 - Récepteur de trafic FM super-hélérodyne 144 MHz-Marine 255,00 F
OK 161 Ampli d'antenne 144 MHz
OK 163 - Récepteur de trafic AM super-hétérodyne. Bande aviation*255,00 F. OK 165 - Récepteur de trafic AM super-hétérodyne.
Bande chalutiers*
OK 167 - Récepteur de trafic 27 MHz, 4 canaux, super hétérodyne 255,00 F
OK 177 - Récepteur de trafic super-hétérodyne Bande police' 255,00 F
OK 179 - Récepteur de trafic super-hélérodyne Bande O.C 255,00 F
OK 181 - Décodeur de BLU
OK 183 - Emetteur 27 MHz AM'

RADIOCOMMANDE	
OK 83 Ernetleur 27 MHz - 1 canal	63,70 F
OK 85 · Emetleur 27 MHz - 4 canaux	116,60 F
OK 87 · Commande proport 1 canal	77,40 F
OK 89 - Récepteur 27 MHz - 1 canal.	87,20 F
OK 94 - Décodeur digital 6 voies	.142,10 F
OK 102 - Récepteur 27 MHz à quartz	
OK 106 · Emetteur à ultrasons	83,30 F
OK 108 - Récepteur à ultrasons	93,10 F
OK 168 - Emetteur infrarouges, 1 canal	125,00 F
OK 170 · Récepteur infrarouges 1 canal	.155,00 F
OK 174 · Récepteur 27 MHz - 4 canaux	225,00 F
OK 180 - Emelleur 27 MHz - 6 canaux	225,00 F

JEUX DE LUMIÈRE	
OK 21 · Modulateur 3 voies	112,70 F
OK 24 - Chenillard 3 voies	195,00 F
OK 25 Gradateur	
OK 26 - Modulateur 1 voie	48,00 F
OK 36 · Modulateur-gradat, 1 voie	93,10 F
OK 37 - Modulateur 1 voie + 1 inverse	77,40 F
OK 38 · Modulateur 2 voies + 1 inverse	126,40 F
OK 56 - Modulaleur 1 voie décl. par le son	151,90 F
OK 59 - Clignoteur 1 voie	122,50 F
OK 60 - Clignoteur 2 voies	155,80 F
OK 112 - Stroboscope 40 joules	155,80 F
OK 124 · Modulateur 3 voies + 1 inverse	136,20 F
OK 126 · Adaptateur micro pour modulateur	77,40 F
OK 133 - Chenillard 10 voies programmable	255,00 F
OK 157 · Stroboscope 300 joules	225,00 F
OK 192 - Modulateur chenillard 4 voies	225,00 F
OK 194 - Stroboscope alterné 40 joules	195,00 F

ALARME	
OK 73 - Antivol simple - Alarme sonore	63,70 F
OK 75 · Antivol à alarme temporisée	93,10 F
OK 78 - Antivol à action relardée	.112,70 F
OK 80 - Antivol pour automobile simple	87,20 F
OK 92 - Antivol pour auto retardé	102,90 F
OK 140 · Centrale antivol pour appartement	345,00 F
	125,00 F
OK 158 · Antivol auto par radio FM	195,00 F
OK 160 - Antivol à ultrasons'	255,00 F
OK 164 · Antivol pour phares supplémentaires	125,00 F
OK 172 · Unité d'alarme par liaison radio	495,00 F
OK 175 - Transmelleur léléph, d'alarme	225,00 F
OK 184 - Simulateur de présence	225,00 F
	225,00 F

B.F HI-FI
OK 2 - Filtre 2 voies pour enceinte 63,70 F
OK 4- Filtre 3 voies pour enceinte
OK 7 · Indicateur d'accord FM
OK 27 - Baxandall mono
OK 28 - Baxandall stéréo
OK 30 - Amplificateur 4,5 W eff
OK 31 - Amplificateur 10 W eff
OK 32 - Amplificateur 30 W eff
OK 34 Indicateur de surcharge ampli
OK 42 - Décodeur quadriphonique SQ
OK 44 - Décodeur FM stéréo
OK 49 - Préampli 12 entrées pour mixage
OK 50 - Préampli RIAA stéréo
OK 70 - VU - Décibelmètre à 4 LED
OK 72 - Amplificateur 1,5 W eff
OK 76 - Module de mixage 4 entrées stéréo
OK 79 - Amplificateur 2 x 4,5 W eff
OK 99 - Préampli micro (3 mV - 4,7 kΩ)
OK 109 Filtre actif scratch rumble
OK 111 - Filtre actif stéréo
OK 114 Indicateur de balance 67,60 F
OK 118 - Décibelmètre à 12 LED
OK 121 · Préampli micro (3 mV - 300 Ω) •44,20 F
OK 128 · Amplificateur 45 W eff
OK 137 - Préampli correct, stéréo 4 ent, •209,80 F
OK 139 - Amplificateur 15 W eff
OK 144 - Amplificateur B.F. 100 W elf
OK 146 · Amplificateur B.F. 2 × 20 W eff. •270,00 F
OK 150 - Amplificateur B.F. 200 W eff
OK 162 · Ampli pour autoradio 2 x 10 W eff
OK 196 · Egaliseur stéréo 6 voies

AUTOMOBILE	4
OK 6- Allumage electronique	171,50 F
OK 19 - Avertisseur de dépassement de vitesse	146,00 F
OK 20 - Délecteur de réserve d'essence	53,90 F
OK 29 · Compte tours (sans galva)	53,90 F
OK 29 · Compte tours (sans galva) OK 35 · Détecteur de verglas	67,60 F
OK 46 · Cadenceur d'essuie-glaces	73,50 F
OK 68 - Commande automatique de feux	63,70 F
OK 71 - Indicateur de charge batterie	63,70 F
OK 90 · Averlisseur sonore d'anomalies	87,20 F
OK 113 - Comple-lours digital	
OK 135 - Centrale antivol pour auto	195,00 F

GADGETS	
OK 13 Délecteur d'humidité à LED	38,20 F
OK 15 · Agaceur électroacoustique	122,50 F
OK 43 - Déclencheur photo-électrique	93,10 F
OK 54 - Clignotant à vitesse réglable	67,60 F
OK 55 · Temporisateur 20s à 2 mn	83,30 F
OK 58 Manipulateur morse	87,20 F
OK 62 · Vox control	93,10 F
OK 66 · Buzzer pour sonneries	57,80 F
OK 188 · Sablier digital	155,00 F

JE	EUX	
OK	9 - Roulette à 16 LED	126,40 F
	10 - Dé électronique à LED	57,80 F
	11 - Pile ou face à LED	38,20 F
OK	16 - 421 - 3 × 7 segments	.171,50 F
	22 - Labyrinthe électronique	87,20 F
OK	48-421-3 × 7 LED	.171,50 F

MODELISME	
OK 63 - Sirène de police américaine OK 77 - Bloc-système pour trains	73,50 F 122,50 F 83,30 F 83,30 F 125,00 F

^{&#}x27; Avec son boilier

CIRCUITS INTÉGRÉS		TDA 810AC 40 TDA 4000 44	COMPOSANTS ACTIFS
CI MOS 4000	LF 356 N 8,— MC 14508BCP 18,— LF 357 N 10,— MC 14510CP 7,— LF 398 52,— MC 14511BCN 10,— LF 411 12,— MC 14514 13,— LH 0075 418,— MC 14514 13,— LH 0075 418,— MC 14515P 26,— LM 137 K 15,— MC 14528 16,— LM 303 N 16,— MC 14528 16,— LM 303 N 10,— MC 14528 16,— LM 309 K 23,— MC 14526 10,— LM 309 K 23,— MC 14528 10,— LM 309 K 23,— MC 14528 10,— LM 317 K 54,— MC 14528 P 9,— LM 317 MP 15,— MC 14538CP 12,— LM 317 MP 15,— MC 14538CP 12,— LM 317 T 13,— MC 14538CP 16,— LM 317 T 13,— MC 14558CP 13,— LM 318 18,— MC 14558CP 13,— LM 319 15,— MC 14558CP 33,— LM 324 6,— MC 14558CP 33,— LM 335 H 30,— MC 14580 65,— LM 335 H 30,— MC 14580 66,— LM 335 Z 20,— MC 14585 CP 18,— LM 335 Z 20,— MC 14585 CP 18,— LM 336 Z 17,— MC 14558 CP 18,— LM 336 Z 17,— MC 14585 CP 18,— LM 336 Z 17,— MC 14580 CP 18,— LM 336 Z 17,— MC 1450 CP 50,—	TBA 810AS	Transistors Germanium Silicium BC 107 A 2,− BD 439 10,− MJ 2955 14,− BC 107 B 2,− BD 440 10,− MJ 3000 45,− BC 108 C 2,− BD 442 5,− MJ 3001 27,− BC 108 B 2,− BD 542 10,− MJ 15002 40,− BC 108 C 2,− BD 522 10,− MJ 15002 40,− BC 108 C 2,− BD 522 10,− MJ 15002 40,− BC 108 C 2,− BD 646 15,− MJ 15003 44,− BC 108 C 3,− BD 646 15,− MJ 15003 44,− BC 125 3,− BD 646 15,− MJ 45002 80,− BC 125 3,− BD 648 15,− MJ 45002 80,− BC 126 3,− BD 648 15,− MJ 45002 80,− BC 126 3,− BD 650 15,− MJ E 2001 12,− BC 126 4,50
CI TTL 7406	LM 337 K 71,— MC 145151 190,— LM 337 MP 18,— MK 50240 200,— LM 337 T 24,— MK 50398 349,— LM 338 K 121,— MK 5380 39,— LM 339 N 10,— ML 920 140,— LM 346 45,— ML 924 72,— LM 350 K 74,— ML 927 77,— LM 350 K 74,— ML 927 77,— LM 350 S 6,— ML 928 80,— LM 360 N 8 91,— ML 929 77,— LM 377 48,— MM 5377 79,— LM 377 48,— MM 5376 95,— LM 378 51,— MM 5857 89,— LM 380 N8 29,— MM 5837 80,— LM 380 N8 29,— MM 5820 96,—	TCA 23089 24,— TL 061 10,— TCA 3508 47,— TL 062 12,— TCA 4510 38,— TL 064 15,— TDA 440 25,— TL 071 6,— TDA 1006 35,— TL 072 8,— TDA 1008 38,— TL 081 11,— TDA 1022 54,— TL 082 16,— TDA 1024 26,— TL 082 16,— TDA 1035 30,— TL 084 15,— TDA 1036 30,— TL 497 28,— TDA 1046 30,— TL 497 28,— TDA 1047 49,— TLC 272 19,—	BC 179 A 3,50 BF 115 9,— MPSU 01 — 13,— MPSU 02 1— 18,— MPSU 02 1— MPSU 03 — MPSU 04 — 15,— MPSU 04 — 15,— MPSU 04 — 15,— MPSU 05 — 19,— MPSU 06 — 15,— MPSU 06 — 15,— MPSU 06 — 15,— MPSU 06 — 15,— MPSU 07 — 12,— MPSU 08 — 15,— MPSU 08 — 15,— MPSU 08 — 15,— MPSU 08 — 14,— MPSU 08 — 12,— MPSU
14 9,00 152 14,00 374 9,— 30 6,00 153 7,00 390 14,00 32 4,— 157 10,00 4050 10,— 74 10,00 161 10,00 4050 12,00 74 HCT 00 8,— 132 9,00 374 12,00 02 4,00 138 8,00 390 10,00 74 5,00 139 6,00 393 9,00 85 9,00 164 11,00 573 17,00 123 8,00 244 12,00 4040 9,00 74 LS 00 6,00 112 8,00 197 24,00 01 6,00 113 9,00 221 14,00	LM 381 . 24 — MM 74C04 . 8, LM 382 . 44, MM 74C85 . 29, MM 74C86 . 9, MM 74C93 . 22, MM 74C93 . 37, MM 74C173 . 20, MM 74C173 . 20, MM 74C174 . 11, MM 74C174 . 11,	TDA 1151 18.— TMS 1122 110.— TDA 1200 24.— TMS 1601 190.— TDA 1200 26.— TMS 3318 64.— TDA 1405 13.— U 267B 29.— TDA 1410 24.— U 1096 B 60.— TDA 1510 63.— U 2066 B 36.— TDA 1524 63.— U 2066 B 36.— TDA 1576 28.— U A 431 AWC 8.— TDA 1578A 41.— U A 739 21.— TDA 2002 V 17.— U AA 180 24.— TDA 2003 V 19.— U AF 771 15.— TDA 2004 30.— U LN 2003 9.—	BC 238 C 2- BF 235 3- MPSU 131 8- BC 238 C 2- BF 240 3- MPSU 133 12- BC 236 2- BF 240 3- MSA 185 63- BC 250 3.50 BF 241 5- MSA 185 63- BC 252 3.50 BF 244 7.50 MSA 785 53. BC 252 3.50 BF 245 B 4- TIP 30 C 7- BC 253 3.50 BF 245 B 4- TIP 31 C 6- BC 307 2.50 BF 245 B 4- TIP 31 C 6- BC 308 2.50 BF 245 C 9- TIP 32 C 5- BC 308 C 3- BF 246 S 9- TIP 33 12- BC 308 C 3- BF 253 3- TIP 35 C 20- BC 307 4.50 BF 255 3- TIP 35 C 20- BC 307 4.50 BF 255 3- TIP 35 C 20- BC 307 4.50 BF 255 3- TIP 36 C 24- BC 327 40 2- BF 256 8- TIP 31 C 24- BC 327 40 2- BF 256 8- TIP 31 C 24- BC 328 40 2- BF 256 8- TIP 31 C 24- BC 328 40 2- TIP 31 C 24- BC 328 40 2- BF 256 8- TIP 31 C 24- BC 328 40 2- TIP 36 C 24- BC 328 40 2- BF 256 8- TIP 31 C 24- BC 328 40 2- BF 256 8- TIP 31 C 24- BC 328 40 2- BF 256 8- TIP 31 C 24- BC 328 40 2- TIP 36 C 24- BC 3
02 6,00 114 5,00 20 14,00 03 7,00 122 10,00 241 10,00 04 5,00 123 8,00 242 17,00 05 6,00 124 38,00 242 17,00 08 4,00 125 8,00 243 35,00 09 5,00 126 9,00 245 34,00 10 7,00 132 10,00 247 12,00 12 5,00 136 6,00 249 15,00 13 8,00 136 6,00 251 14,00 14 8,00 136 6,00 253 10,00 20 5,00 138 8,00 253 10,00 21 5,00 145 12,00 258 10,00 22 5,00 145 12,00 258 10,00 22 5,00 147 16,00 259	LM 556	TDA 2005 50.— ULN 2004 9,— TDA 2010 BC 34.— ULN 2003 22,— TDA 2020 AC 42.— ULN 2003 22,— TDA 2020 AC 42.— ULN 2003 22,— TDA 2020 AC 42.— VTO 6150 1831,— TDA 2030 V 17.— XR 210 68,— TDA 2048 53.— XR 2207 58,— TDA 2048 53.— XR 2207 58,— TDA 2030 V 16.— XR 4136 23,— TDA 2310 13.— XR 4136 23,— TDA 2505 109.— XR 4151 18,— TDA 2505 109.— XR 4151 18,— TDA 2593 42.— XR 2212 34,— TDA 3505 25.— XR 4217 34,— TDA 3501 79.— XR 4156 37,— TDA 3501 79.— XR 416 37,— TDA 4050 27.— ZN 419 50,— TDA 4050 27.— ZNA 234 338,— TDA 4282 41,— 1537 A 198,— COMPOSANTS INFORMATIQUE MICROPROCESSEUR - MEMOIRE PERIPHERIQUE Microprocesseur 600 46 66,— 6802 45,— ADC 0809 42,— 6809 75.— AY3 1015 63,— 8052 AH BASIC 407,— AY3 1550 154,— 8088 400,— AY3 8910 87,— Z 80A CPU 28,— D 8238 75.— Z 80A CPU 28,— D 8284 150,— DAC 08000LCN 51,—	BG 337, 25. 2,— BF 258 8,— TIP 142 8,— BG 413 B 3,— BF 258 8,— TIP 142 3,— BG 414 B 3,— BF 260 3,— TIP 142 20,— BG 414 B 3,— BF 270 3,— TIP 142 20,— BC 414 C 3,— BF 270 3,— TIP 142 20,— BC 414 C 3,— BF 324 5,— U 440 68,— BC 415 C 3,— BF 324 5,— U 440 68,— BC 415 C 3,— BF 324 5,— U 440 68,— BC 415 C 3,— BF 324 5,— U 40 697 10,— BC 416 C 4,— BF 422 4,— 224 697 10,— BC 416 C 4,— BF 422 4,— 224 697 10,— BC 416 C 4,— BF 425 3,— BF 450 11,— 227 706 3,— BC 516 6,— BF 455 7,— 229 706 3,— BC 527 3,— BF 459 4,— 2N 1506 4,50 BC 546 B 3,50 BF 459 7,— 2N 1596 35,— BC 546 B 3,50 BF 459 7,— 2N 1596 35,— BC 546 B 3,50 BF 459 7,— 2N 1596 35,— BC 546 B 3,— BF 459 7,— 2N 1596 35,— BC 546 B 3,— BF 459 7,— 2N 1596 35,— BC 546 B 3,— BF 459 7,— 2N 1596 35,— BC 546 B 3,— BF 459 7,— 2N 1597 12,— BC 547 B 2,— BF 459 7,— 2N 1597 12,— BC 548 B 3,— BF 459 7,— 2N 1596 35,— BC 546 B 3,— BF 459 7,— 2N 1596 35,— BC 546 B 3,— BF 459 7,— 2N 1597 35,— BC 556 B 2,— BF 459 7,— 2N 1711 4,50 BC 549 C 3,— BF 459 5,— 2N 219 3,50 BC 559 B 2,— BF 490 6,— 2N 2219 3,50 BC 559 B 2,— BF 967 6,— 2N 2248 3,50 BC 559 B 2,— BF 967 6,— 2N 2364 3,50 BC 559 B 2,— BF 967 6,— 2N 2364 3,50 BC 560 B 4,40 BF 961 9,— N 2804 3,— 20 5,50
91. 9,00 190. 190. 395 11,00 92. 8,00 191. 9,00 541 10,00 93. 10,00 192. 12,00 624 20,00 95. 10,00 193. 8,00 629 16,00 96. 8,00 194 14,00 682 31,00 107. 9,00 195. 9,00 688 22,00 109. 7,00 196. 20,00 109. 7,00 138. 14,00 244 24,00 74. 13,00 139. 14,00 373 24,00 86. 9,00 157 14,00 373 24,00 C.I. intégrés divers AD 536 AJD 330,— ICL 8048 440,— AD 636 JH 193,— ICL 8048 130,— AM 282 BC 61 IN 193,— ICL 8048 130,— AM 282 BC 61 IN 193,— ICL 8048 130,— AM 282 BC 61 IN 193,— ICL 8048 130,— MA 282 BC 61 IN 193,— ICL 8048 130,— MA 282 BC 61 IN 193,— ICL 8048 130,— MA 282 BC 61 IN 193,— ICL 8048 130,— MA 282 BC 61 IN 193,— ICL 8048 130,— MA 282 BC 61 IN 193,— ICL 8048 130,— ICL 8048 140,— ICL 8048 11 IN 140,— ICL 8048 IN 140,— ICL 8048 11 IN 140,— ICL 8048 IN 140,— ICL	LM 2904 12.— SL 341 52.5.— LM 2907 N8 60.— SL 1430 25.— LM 2907 N14 43.— SL 1455 280.— LM 2917 N14 70.— SL 5500 9.— LM 2917 N8 67.— SL 6270 35.— LM 3080 10.— SL 6310 30.— LM 3086 9.— SL 6601 63.— LM 3086 9.— SL 6601 63.— LM 3089 11.— SO 41 P 19.— LM 3301 10.— SO 42 P 25.— LM 3304 33.— SP 8660 60.— LM 3357 34.— SP 8665 637.— LM 3396 63.— SP 8680 179.— LM 3396 63.— SP 8680 179.— LM 3396 63.— SP 8680 179.— LM 3396 63.— SP 8693 111.— LM 3456 10.— SP 8755B 568.— LM 3456 10.— SP 8793 111.— LM 3454 40.— SP 8793 111.— LM 3454 40.— SP 8793 111.— LM 3454 40.— SP 8793 111.—	## 6821 24, ## 6850 21 36, ## 6850 26, ## 7910 330, ## 16 24, ## 5910 330, ## 17910 88	BD 132
AM 2833 PC 99.— CL 8211 40.— AM 9368 64.— CM 7038 45.— CA 3086 10.— CM 7209 65.— CA 3086 9.— CM 7217 210.— CA 3086 9.— CM 7218 112.— CA 3094 22.— CM 7228 612.— CA 3130 15.— CM 7268 612.— CA 3140 14.— L20 44.— CA 3161 14.— L20 45.— CA 3162 54.— L23 9.— CA 3240 E 20.— L200 15.— CA 3240 E 20.— L200 15.— CA 3240 E 20.— L204 15.— CA 3240 E 20.— L206 159.— HEF 4750 280.— L4885 CV 22.— HEF 4751 280.— L4885 CV 22.— HEF 4750 1280.— L4885 CV 22.— HEF 4751 280.— L4885 CV 22.— HEF 4750 1280.— L4885 CV 24.— HEF 4750 1280.— L4885 CV 25.— HEF 47	LM 3900 15,— SSI 202 134,— LM 3905 19,— SSM 2033 342,— LM 3914 62,— SSM 2044 196,— LM 3915 51,— SSM 2056 196,— LM 4250 25,— TAA 241 25,— LM 13700 24,— TAA 6510 B. 5,— LS 204 10,— TAA 611A12 17,— LS 7220 61,— TAA 611B12 19,— LS 7220 61,— TAA 621A11 22,— M 104B1 26,— TAA 621A11 22,— M 104B1 26,— TAA 621A11 21,—	INS 1420 85, MEA 8000 150, MPD 43256·3 264, R 6522 183, R 6552 134, R 6552 134, R 6552 134, R 6552 134, R 6551 182, R 6552 183, R 6552 183	BD 236 - 7,50 BU 126 19 BD 237 - 8 BU 238 - 2.0 BD 238 - 6 BU 238 - 2.0 BU 238 - 2.0 BU 238 - 2.0 BU 238 - 2.0 BU 240 - 8,50 BU 240 - 8,50 BU 241 B 9 BU 250 - 2.0 BUX 30 - 3.0 B

MAGNETIC FRANCE vous présente ses ensembles de composants élaborés d'après les schémas de ELEKTOR. Ces ensembles sont complets avec circuits imprimés et contiennent tous les composants énumérés à la suite de la réalisation.

Possibilité de réalisation des anciens montages non mentionnés dans la liste ci-dessous - Nous consulter.

Tous les composants sont vendus séparément.

M.F. ne peut être tenu responsable du non fonctionnement des réalisations

LIBRAIRIE - Tous les ouvrages édités par Elektor sont disponibles

42.-

ANCIENS Circuits
imprimés Elektor
disponibles

Nous consulter

kits E	Elektor	
2716 120.— 2732 180.— 2764 Horloge étalon200.—	- 2764	00,- 50,-

Autres PROM, nous consulter IC 10 ou IC 20 = 82S123 ..

C	ircuit	s divers	
BPW 34 KV 1236 UES 1402 KTY 10 TIL 78 MAN 81 FTP 100 MCC 3020 OPL 100-1 BA 280 MV 1401 OA 91 Sonde 104553001 BP 103 Humidistances	21,— 58,— 35,— 18,— 8,50 38,— 20,— 2,50 262,— 2,50 262,— 152,—	TY 6008 MID 400 BAW 62 STK 077 16 SY03 SS02-CHKL-1 ZP 1320 KP 101A SW 504 BB 112 BB 609 OA 95 TIL 111 BB 405G:0F643 BYV 27-150	53,— 1,50 130,— 187,— 233,— 578,— 269,— 9,— 13,— 2,— 9,— 4,—
STK 084	182,-	BYV 28/100	5,-

BB 212	.18,-	UT 200 LH8	550,—
D 100 PK D 350 PK FND 357 FND 567 HA 1141R HD 1107 HD 1131R HD 1181G HD 1181G HD 1181Y HP 5082 7750 HP 5082 7750	Affich 13,— 16,— 20,— 218,— 21,— 21,— 21,— 21,— 21,— 22,— 22,—	eurs MAN 4640 MAN 4740 MAN 6650 MAN 6650 MAN 6680 MAN 6780 MAN 8440 MAN 8940 TIL 321 TIL 327 TIL 327 TIL 701 TIL 362 TIL 701 TIL 333 Led Ø8 rouge Led Ø8 verte	38,— 26,— 42,— 35,— 15,— 18,— 19,— 19,— 4,— 4,— 329,—
IND 71 A	16,-	Cristaux ilquic	es
MAN 74	25,— 37,—	3 Digits 1/2	105,— 220,—



TRANSFO

Tous ces modèles en 2 seconda	ires
15 VA - Sec - 2 x 9 - 12 - 15 - 18 - 22	195,-
22 VA - Sec - 2 x 9 - 12 - 15 - 18 - 22	200,-
33 VA - Sec - 2 x 9 - 12 - 15 - 18 - 22	215,-
47 VA - Sec - 2 x 9 - 12 - 15 - 18 - 22	230,-
68 VA - Sec - 2 × 9 - 12 - 15 - 18 - 22 - 27	250,-
100 VA - Sec - 2 x 9 - 12 - 18 - 22 - 27 - 33	290,-
150 VA - Sec - 2 x 12 - 18 - 22 - 27 - 33	315,-
220 VA - Sec - 2 x 12 - 24 - 30 - 36	380,-
330 VA - Sec - 2 × 24 - 33 - 43	455,-
470 VA - Sec - 2 x 36 - 43	552,-
680 VA - Sec - 2 x 43 - 51	720,—
840 VA - Sec - 2 × 28 V	1050,—

NOUVEAUTÉ

Fer à souder à gaz, rechargeable avec recharges de briquets.

Procédé sans flamme pour catalyse. température réglable équivalent d'un fer 60 W. Taille d'un gros stylo.

	en magasin.
	Matériel ''Néocid'' pour fabrication des Bobinages HF Blindage - Mandrins Coupelles - Vis en ferrite
	Selfs d'arrêt HF de 0,15 μH à 560 μH 28 valeurs Selfs d'arrêt HF
	de 1mH à 400 mH de 8 à 18, 17 valeurs svi form
Ξ,	Bobines TOKO CFW 455HKK6 70, KAC 6184A 9,— CFW 455D 3P 50, KACS 4520 9,— CFW 455D 5A 50,

KACS 4520 9.— CFW 455D 54 50.— KACS 586 10.— CFSH 10M7 22.— KACS 3893 A 15.— CFSB 503 B .7.— KACS 3893 A 15.— NTKK 55 19.— KACS 3334 12.— SFE 5.5 MHz 15.— KACS 3334 12.— SFE 5.5 MHz 12.— KACS 3335 12.— SFE 10.7 MHz 12.— KANAK 3337 9.— QUARTZ en MHz KXNSK 4172 12.— 01 2.— 2.5.— L 4100 A 9.— 1 137.— L 4101 A 9.— 1 ,8432 .75.— 85 ACS 3001 11.— 2.45766M 54.— 113CN2K159 12.— 2.45766M 55.— 113CN2K218 14.— 2.550 125.— 113CN2K218 14.— 2.550 125.— 113CN2K218 14.— 2.550 125.— 113CN2K218 14.— 2.560 125.— 113CN2K218 14.— 2.560 125.— 113CN2K218 15.— 3.679545 35.— 113CN2K781 12.— 4.49364 35.— DION/84414 12.— 4.194304 35.— DION/83201 12.— 4.433619 35.— DION/83201 12.— 4.433619 35.— DIN/85303 12.— 4.433619 35.— DIN/85303 12.— 4.433619 35.— DIN/85303 12.— 4.433619 35.— DIN/85303 12.— 5.44 40.— DIN/85303 12.— 6.433619 35.— RMC 2A 6262 10.— 6.444 35.— RMC 2A 6263 9.— 6.4335.— RMC 2A 6263 9.— 6.4335.— RMC 2A 6263 9.— 6.4335.— RMC 2A 6263 9.— 6.45536 32.—
E526-1NA100 114 15,— 5,120 35,— LMCS 4102A 11,— 5,185 35,—
RMC 2A 6262 10,— 6 144 35.— RMC 2A 6263 9,— 6 4 32.—
TKACS 34343 9,- 833 32 -
TKXC 34503 10,— 8 867 65.— A018 85152 17.— 10 32.—
Sonde balhymétrique 10,240 35.— pour sondeur 10,738635 32.— UT200-LH8 330,— 11,0592 38.—
Filtres céramique 14 35.— MURATA 15 32.—
719VXAA218 YSU 18.— 16 BFU 455 KS 10.— 20.480 10.— BL 30 HA 28.— 36 34.—
CDA 450 A . 24,— 40 125 140,— CDA 5,5MHz 15,— 50 69,—
CFW 455 D 51,— 57 81,— CFW 455 HT 90,— 147,8125 140,—
VITC

KITS	
DIGIT 1 composants seuls	180,—
ELEKTOR N° 32 81012 Matrice de lumière prog. sans lampe nouvelle version	743,—
ELEKTOR N° 52 82144-1 et 2 Antenne active .	240,—
ELEKTOR N° 54 82178 Alimentation de labo 82180 Amplificateur Audio 1 voie Alimentation 2 voies	690,-

En option Transfo: 680 VA 2 x 51	
ELEKTOR Nº 61/62 83551 Générat mires N et B . 535,	_
ELEKTOR N° 63 EPS 83087 Baladin 7000 340, Casque en option	_
ELEKTOR Nº 66 83113 Ampli signaux vidéo 170	,–
ELEKTOR Nº 67	

83134 Lecteur de cassette 30	3,-
ELEKTOR N° 68 840124 et 2 Capacimètre10	76,-
ELEKTOR Nº 69 84019 Relais à triac 39	95,

ELEKTOR N° 71 EPS 84041 Mini Crescendo 1 Vole Alimentation 2 Voles	612,— 690,—
ELEKTOR N° 72 EPS 84063 Emetteur : Micro FM EPS 84087 Récepteur : Micro FM	356,— 372,—
EPS 84062-81105 SONAR 1 Capteur seul	
ELEKTOR N° 75 84072 Peritelisateur adaptat, signaux	95,—
ELEKTOR N° 76 84078 Interface RS232/Centronic	775,—
ELEKTOR N° 77 84106 Mini imprimante Bloc d'imprimante seul MTP401.40B	
ELEKTOR N° 78 EPS 84111 Générateur de fonctions (Prix avec coffret et face avant)	695,—
ELEKTOR N° 79 EPS 85013-85015 Fréquence- mêtre à µP EPS 85001 Ampli puissance hybride	0.00
ELEKTOR N° 80 EPS 85006 Etage d'entrée pour fréquencemètre	1018,

	Fréquencemètre à μP complet avec face avant et coffret métal 3424,— μP 2732 en français seul 220,—
	ELEKTOR N° 81 EPS 85024 PH-mètre1540,- Sonde PH-mètre810,-
ļ	ELEKTOR Nº 83

Sonde PH-mètre
ELEKTOR N° 83 EPS 85047-1-2-F Horloge programmable A 6809
ELEKTOR N° 84 EPS 85064 Détecteur de personne 1.R
ELEKTOR N° 85/86 EPS 85449 Barrière I.R300,-

Little
ELEKTOR N° 85/86 EPS 85449 Barrière I.R300,— EPS 85431 Amplificateur casque114,—
ELEKTOR N° 87 EPS 85073 Interface RS 232
ELEKTOR N° 90 85079 Interface E/S 8 Bits 222,—85067 Subwoofer (sans HP) 530,—
ELEKTOR N° 91 EPS 85114-1 et 2 Buffer

EPS 85114-1 et 2 Buffer multifonctions	200 _
EPS 85128 Allumage electron.	
ELEKTOR N° 92 EPS 85130 Extension cartouche MSX	
ELEKTOR N° 93 EPS 86022 Module thermomètre	120,—
ELEKTOR N° 94 EPS 86017 Chronogr, pour C64 EPS 86035 Interface C64/C128	383,— 262,—

PROGRAMMATEUR D'EPROM BÖHN
Kit de base
Boîtier 470,- Jeu de supports 310,-
En ordre de marche 3420,-
Caractéristiques techniques

 Duplicateur-Programmateur com- pact, alimentation incorporée.
• Copie d'EPROM 2716 à 27256.
CODIE O EPHOW 27 10 a 27230.
 Efface les E—EPROM type 2816
uniquement.
 Programmation sériel RS232 des
FPROM 2716 à 27256.
LITTOWIETTO a 21230

 Programmation et copie accélérée
 "Algorythmes de programmation"
 ex. 2764 = 30 sec. au lieu de 7 mn. Nouveau µROM 2000 (1 M Bits)



FLEKTOR Nº 95 EPS 86039 μ-Interface à 8 relais 548,-

ELEKTOR Nº 96 EPS 86042 Module capacimètre 230.-EPS 86069 Mini détect, métaux 336,—

ELEKTOR Nº 97/98 EPS 86462 Conv. val. eff. vraie multimètre 388,—
EPS 86504 Ampli antenne 150,—

ELEKTOR Nº 99 ELEKTOR N° 99
EPS 88019 Interface RTTY 535,—
EPS 86083 Microscope 1662,—
EPS 86085 Auto Pompe 650,—
EPS 86090-2 Entrée 2 voies 195,—
EPS 86090-1 Convert. A/N 449,—

ELEKTOR Nº 100 EPS 85210 CPU/DRAM 6809 FLEX 1329,— EPS 85211 VIDEO/FLOPPY 6809 FLEX1300,— EPS 86086 AMPLI CASQUE 308,—

RECEPTION TV PAR SATELLITE EPS 86082 Module 1434,-HPF 511 398,— Convert LNC SATSTAR 650 4280,— Convert. LNC SATS IAN 630 4220,—
Condo CMS 10 PF ... 4,—
Condo CMS 1 NF ... 3,—
Condo CMS 10 NF ... 52,—
Condo trapézoïdal 1 NF ... 3,—
Condo transfert 10 PF ... 4,—
Condo transfert 1 PF ... 4,—
Antenne parabol. (21 50m 6 90)— Antenne parabol. Ø1,50m 6 990,—

ELEKTOR Nº 103 EPS 86082-3 Acc. modul. récep. TV sal 517,— EPS 87003 Cde moteur pas à pas 996,— EPS 86125 Carlouche timer MSX 407,—

 ELEKTOR N° 104

 EPS 86124-1 Géné Íréq étalon DCF77. 644,—

 EPS 86135 Mémoire oscillo 354.—

 EPS 87012 Midi star 310,—

 47 NF 1 %
 32,—

 15 NF 1 %
 23,—

ELEKTOR Nº 105 EPS 86124-2/F Génér, fréq, étalon1613,— EPS 87002 Eprogrammat, MSX 689,—

FLEKTOR Nº 106 EPS 87024 Intercom p/ motards 342,— EPS 87038 Interface Télécopie 425,— EPS 86277 Interface n° TEL/UP 192,— EPS 86026 Biphaser 351,—

ELEKTOR N° 107 EPS 86816-1 Ampli 2 × 40W1621,— EPS 87406 Sablier électronique 335,— EPS 87076 Chargeur accus Cd-Ni706,—

ELEKTOR Nº 108 ELEKTOH N° 108
EPS 87099 Multim. num. 3 CH3/4
EPS 87090 Testeur de comp... 106,—
EPS 87067 Détecteur IRAPID 11
599,—
EPS 87058 Ampli micro LN ... 267,—



11, Pl. de la Nation - 75011 Paris ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h **TELEX MAGNET 216328 F** Tél.: 43 79 39 88

CREDIT Nous consulter

FERME DIMANCHE ET LUNDI

PRIX AU 1-6-87 DONNES SOUS RESERVE

EXPEDITIONS : 20 % à la commande, le solde contre remboursement



PRIX PAR QUANTITÉ, PRIX POUR CLUB ET CE. NOUS CONSULTER

87, rue de Flandre - 75019 Paris Tél.: 42.39.23.61

Métro Riquet et Crimée - Parking très facile

▶ MATÉRIELS DISPONIBLES SUR STOCK – GRAND CHOIX DE NOUVELLES CARTES POUR APPLE ET IBM

C 2,00 F 30 Sub F 10 Sub F 10 Sub F 10 COSIS 4,16 F 10 COSIS 4	4000 00 2,40 F 01 2,50 F	32 .9,90 F 34 .47,00 F 36 .23,50 F	170 13,50 F 173 6,40 F 174 4,90 F	CNY57A 9,00 F CQX86A 9,00 F CQX91K 39,00 F	MC3470 174,00 F TMS3556 240,00 F KR3600PRO 230,00 F	ICL710416C 230,00 F D7201C 115,00 F ICM7213-I 169,00 F	41256-15 35,00 F MM58167 180,00 F NS58174 190,00 F	BA301 29,00 F BA311 42,00 F BA313 34,00 F	TL191CN 65,00 F L200 13,20 F LM201AD 47,00 F	MC1005P 42,00 F TDA1006A 33,00 F MC1006P 48,00 F
0. \$0.0 F	02 2,50 F 06 5,50 F	39	181 12,00 F 182 18,50 F	CQY38 7,00 F H11C2 23,00 F	UDP4016 90,00 F TMS4033 90,00 F TMS4039 90,00 F	ICM7216C 360,00 F ICM721A 195,00 F UPD7220 270,00 F	MC68000P8 . 180,00 F MC68000P10 . 220,00 F MC68008P8 . 180,00 F	BA511 49,00 F BA521 37,00 F BA532 51,00 F	TCA205A 31,00 F LM207H 39,00 F LM211H 13,00 F	TDA1010A 22,50 F TEA1014 24,75 F
1. \$.0.6 6. \$4.0.6 192 5	08 6,00 F 09 3,90 F	55 8,50 F 56 8,50 F	188 24,00 F 190 7,50 F	HP5082-7653 47,00 F CLIP-PLAST 0,35 F	TMS4044-45 65,00 F TMS40L44-2 95,00 F	TSB7513 255,00 F AD7523 105,00 F	MC68701L 690,00 F MC68701S 540,00 F	HA11227 85,00 F HA11224 67,00 F	TCA280 25,00 F LM300 12,00 F	TDA1028 29,00 F LM1035N 120,00 F
15 5.00 F 84 4.4, 45.F 199 9.20 F LD simm 1.08 F 46.F 20.F 10.00 F 10.	11 2,10 F 12 2,80 F	60 24,00 F 61 15,50 F	192	LD271 4,80 F LD277 6,50 F	4116-15 18,00 F 4164-12 25,00 F	HM7611 45,00 F HM7621-5 59,00 F	82S191L 199,00 F MC146805E2P 201,00 F	HA12016 47,00 F HA12412 135,00 F	LM304H 29,00 F LM305H 29,00 F	TEA1039 30,60 F
15	14 5,80 F 15 5,80 F	82 9,90 F 84 4,50 F	195	LED 5mm 1,60 F LED bicol 7,50 F	4416-15 39,00 F 4464 73,00 F	HM7643-5 95,00 F AM7910 235,00 F	QUARTZ	HA1366W 28,00 F HA1366WR 46,00 F	LM307D 15,00 F LM308H 18,00 F	TDA1042N 30,50 F
20	17 5,50 F	99 45,00 F 101 95,00 F	198 13,20 F 221 9,00 F	LED orange 3,10 F LED rose 3,20 F	COM5016 195,00 F IH5020 99,00 F	80C31 135,00 F D8035H 85,00 F	1.000008 39,00 F 1.008000 39,00 F	HA1368 39,00 F HA1377 35,00 F	LM310H 29,00 F	TDA1054A 15,00 F
24	20 6,10 F 21 5,80 F	74LS	241	MCT276 25,00 F MCT6 23,50 F	TMS5100NL 155,00 F M5114-2 80,00 F	ICL8038C 81,00 F D8039LC 95,00 F	2.000000 27,00 F 2.097152 35,00 F	HA1389 29,00 F HA1392 45,00 F	LM311DM 9,50 F LM312D 59,00 F	MC1307P 21,00 F MC1309P 19,00 F
26 9.00 F 03 1.00 F 04 1.0	23 4,10 F 24 5,50 F	01 1,80 F 02 1,80 F	244 6,80 F 245 7,40 F	MOC3040 36,00 F MOC3041 22,50 F	HM5565 150,00 F MCM5832 115,00 F	D8080A 125,00 F 8080AF 165,00 F	2.500000 47,00 F 3.000000 29,00 F	LA1201 17,00 F LA1210 48,00 F	LM317K 39,00 F LM318H 18,00 F LM320K15 59,00 F	MC1357P 64,00 F MC1374P 43,00 F
99 5.50 F 06 7.80 F 23	26 9,90 F 27 4,30 F	04 1,80 F 05 1,90 F	248 15,00 F 249 15,00 F	TIL116 16,00 F TIL118 22,50 F	Z6132-5 190,00 F HM6147P 144,00 F	D8086	3.579454 13,50 F 3.686400 42,00 F	LA3300 49,00 F LA3350 59,00 F	LM323K 46,00 F	SL1430 45,00 F MC1436L9 180,00 F
14	29 5,50 F 30 2,90 F	07 8,00 F 08 2,50 F	253	TIL303 75,00 F TIL305 141,00 F	MMI6301-1J 48,00 F MM16301-15 51,00 F	8088 80,00 F 8088-8MHz 115,00 F	4.194304 43,00 F 4.433618 45,00 F	LA4100 29,00 F	LM337K 29,00 F	LM1458 4,50 F MC1463R 99,00 F
14	34 16,50 F 35 6,50 F	102,95 F 112,60 F	258 5,90 F 259 6,50 F	TIL312 25,00 F TIL313 32,00 F	MMI6335-1J 115,00 F MMI6336-1J 105,00 F	AY-5 8126 155,00 F D8155C 65,00 F	5.000000 43,00 F 5.068809 35,00 F	LA4420 30,00 F LA4422 24,00 F	TCA340 29,00 F LM349 60,00 F	MC1469R 99,00 F TEA1510 21,70 F
5.50 f 15 6,00 f 279 5.20 f 29.0 f 7.90 f 19 8.30 f 280 CPU 25,00 f 7.90 f 19 8.30 f 280 PU 25,00 f 7.90 f 19 8.30 f 280 PU 25,00 f 7.90 f 19 8.30 f 280 PU 25,00 f 7.90 f 19 8.30 f 280 PU 25,00 f 7.90 f 19 8.30 f 280 PU 25,00 f 19 8.30	41 5,90 F 42 5,40 F	13 2,90 F 14 5,50 F	266 4,60 F 273 7,90 F	TIL322 23,00 F	IM6402IPL 80,00 F HD16440-2 80,00 F	P81C55 110,00 F	5.585000 43,00 F 5.714300 49,00 F	LA4480 50,00 F	LF355N 25,00 F LF356N 10,50 F	MC1539 145,00 F MC1558 35,00 F
86 3.50F 21 2.30F 290 11,00F 280,00F 40,00F 22 2.40F 293 6,70F 280,00F	44 5,50 F 46 7,90 F	19 8,30 F 20 2,95 F	280	Z80CPUL 28,00 F	SY6502 80,00 F SY6502A 99,00 F	P8214P 55,00 F MD8214B 65,00 F	6 144000 42,00 F 6 400000 41,00 F	M51513L 56,00 F M5151BL 71,00 F	LM358 11,00 F LM363AN 35,00 F	TDE1737 35,00 F LM1748 18,80 F
52	48 3,50 F 49 5,40 F	22 2,40 F 24 8,50 F	293 6,70 F 295	Z80BCPU 65,00 F Z80CTC 35,00 F	HM6504-2 115,00 F HM16514 80,00 F	D8216L 44,00 F UPD8224C 59,00 F	6.666000 35,00 F 7.000000 48,00 F	MB3705 54,00 F MB3712 59,00 F	LM377N 67,50 F LM380N 14,00 F	LM1830N 29,00 F TDA1910 39,00 F
5.5	51 10,00 F 52 6,50 F	272,50 F 282,90 F	322 35,00 F 323 30,00 F	Z80APIO 55,00 F Z80ASIO 90,00 F			8.830000 48,00 F 9.830400 25,00 F	PLL02A 99,00 F SK30 11,50 F	LM386N 15,50 F LM387N 22,00 F	ULN2002A 37,00 F TDA2003 15,50 F
68	60 5,50 F 53 6,50 F	32 2,90 F 33 4,50 F	341 9,50 F 348 30,00 F	SP0256AL2 _ 185,00 F	saleur, une résislance, sol, un connecleur, un	un multimètre, un aèro- circuit intégré que vous	10.738635 43,00 F 11.000000 42,00 F	STK040 245,00 F STK084 325,00 F	SL441 48,00 F	ULN2004A 31,00 F TDA2004 31,00 F
70 3,50 F 47 7,90 F 366 6,90 F ACS04 90,00 F TA/510 AS 50 F TA/50 F 367 7,90 F TA/510 AS 50 F TA	66 4,90 F 67 17,50 F	38 2,90 F 40 2,70 F	353	UPD705AC 139,00 F DAC0800 105,00 F	une diode Schottky, ur	réseau de résistances,	12.096000 41,00 F 13.516800 47,00 F	STK435 99,00 F STK437 125,00 F	SL490 65,00 F TL494CN 35,00 F	TDA2010 25,00 F TEA2014 32,00 F
72 3,50 F 51 2,90 F 373 6,50 F AY\$1013A 85,00 F ment un 74AL\$112.	70 3,50 F	47 7,90 F 48 9,90 F	366 6,90 F 367 7,90 F	ADC804 90,00 F TMS100L 90,00 F	transfert (pastilles, bar un tournevis, un transf	des, etc.), une pince ou	15.000000 45,00 F 16.000000 14,00 F	STK459 155,00 F STK465 190,00 F	NE555 3,80 F NE556 17,00 F	TDA2030 18,00 F
76 7,50 F 33 39,00 F TDA2593	73 3,50 F 75 2,90 F	51 2,90 F 54 3,80 F	373 6,50 F 374 6,50 F	AY31015D 75,00 F TMS1025NL . 125,00 F	NE CHERCHEZ		18,000000 36,00 F 18,43200 25,00 F	TA7122BP 29,00 F TA7129AP 19,00 F	SAS560S 29,00 F SL560 59,00 F	SFC2209R 34,20 F XR2240 39,50 F
76 2,90 F 73 3,40 F 378 9,90 F N31300 9,00 F 522 67,00 F UPB8228P 39,00 F 20,000000 48,00 F N23550 10,00 F N23550 49,00 F N23550 10,00 F N23550 49,00 F N23550 10,00 F N235	77 2,90 F 78 2,90 F	63 15,90 F 73 3,40 F	377 9,50 F 378 9,90 F	TMS1300N 145,00 F AY31350 110,00 F	6522 67,00 F	UPB8228P 39,00 F	19.660000 35,00 F 20.000000 48,00 F	TA7139P 52,00 F TA7204P 35,00 F	NE565 9,00 F LM566 15,00 F	TDA2595 35,50 F HAI2650-2 49,00 F
82 3.50 F 75 4.60 F 380 15.00 F MC1408L5 65.00 F SY6532 105.00 F B8238L 51.00 F 23.400000 45.00 F TA7205 60.00 F SAS570 32.00 F UN28033 47.00 85 6.50 F 76 5.50 F 385 39.00 F MC1488N 9.00 F S5323 115.00 F B8238L 51.00 F 24.00000 47.00 F TA7215P 43.00 F NE570 52.00 F ULV28034 30.50	82 3,50 F 85 8,50 F	75 4,60 F 76 5,50 F	380	MC1408L8 65,00 F MC1488N 9,00 F	SY6532 105,00 F 6532A 115,00 F	B8238L 51,00 F D8343C 40,00 F	23.400000 45,00 F 23.684000 47,00 F	TA7208 60,00 F TA7215P 43,00 F	SAS570 32,00 F NE570 52,00 F	ULN2803A 47,00 F ULN2804A 30,50 F
93 4.80 F 83 7,50 F 388 68,00 F W01671PL 185.00 F N05651B2 116,00 F 0251P 40,00 F 27,000000 44,00 F 1A7223P 39,00 F TCA650 43,00 F CA3033 48,00 94 6,80 F 85 4.80 F 390 6,50 F W01691PE 220,00 F 10,00	93 4,80 F 94 6,80 F	83 7,50 F 85 4,80 F	388 68,00 F 390 6,50 F	WD1671PL 185,00 F WD1691PE 220,00 F	SY6551A 99,00 F HM6561B2 115,00 F	D8251P 40,00 F D8251AF 93,00 F	27.000000 44,00 F 36.000000 47,00 F	TA7223P 39,00 F TA7225P 99,00 F	TCA650 43,00 F TCA660B 31,00 F	CA3039 48,00 F CA3046E 29,00 F
98 6,50 F 90 5,00 F 395 9,90 F WD1795PL 195,00 F MC680CP 52,00 F 8255 39,00 F 175,000000 41,00 F TA7227P 75,00 F TL702 88,00 F CA3035E 32,00 F 99 7,50 F 91 5,00 F 395 15,00 F CDP1802A 145,00 F MC680CP 52,00	98 6,50 F 99 7,50 F	90 5,00 F 91 6,00 F	395 9,90 F 396 16,00 F	WD1795PL 195,00 F CDP1802A 145,00 F	MC6800P 52,00 F MC6801L1 255,00 F	8255 39,00 F D8257C5 63,00 F	175 000000 41,00 F	TA7227P 76,00 F TA7229P 77,00 F	TL702 . 88,00 F LM709 39,70 F	CA3054 32,00 F CA3080E 19,00 F
160 18,00 F 95 6,50 F 399 19,00 F CDP18222 139,00 F MC8802P 49,00 F D8272 245,00 F 2SA669 12,00 F TA7317 21,00 F LM725HC 19,00 F CA3086 30,00 F CDP1823 280,00 F MC8803P 145,00 F D8276C 145,00 F TA7317 15,00 F TA7317	160 18,00 F 161 17,00 F	96 6,50 F 107 3,50 F	399 . 19,00 F 424 . 25,00 F	CDP1822E119,00 F CDP1823 230,00 F	MC6802P 49,00 F MC6803P 145,00 F	D8272 245,00 F D8279C2 145,00 F	2SA777 16,50 F	TA7317 21,00 F TA7614 29,50 F	LM725HC 19,00 F LM733HM 19,00 F	CA3082 30,00 F CA3086E 13,00 F
165 17,00 F 112 3,60 F 540 25,00 F CDP1851 170,00 F MC8805P2 50,00 F UPB8286 25,00 F 288471 48,00 F TA/822 72,00 F L1/739 49,00 F TA/83120 49,00 F 174 12,00 F 114 7,00 F 568 49,00 F CDP1852 85,00 F MC8805EP 105,00 F DP8304 25,00 F 285(1213 12,00 F UPC)1076 25,50 F L4/741HC 10,50 F CA3140E 28,00 F L4/74 114 114 115 115 115 115 115 115 115 11	163 17,00 F 174 12,50 F	112 3,60 F 113 3,60 F	540 25,00 F 541 17,00 F	CDP1851 170,00 F CDP1852 85,00 F	MC6805P2 50,00 F MC6809 64,00 F MC6809EP 105,00 F	UPB8286 25,00 F UPB8288L 125,00 F	2SB471 48,00 F 2SC1213 12,00 F	TA7622 72,00 F UPC1026 26,50 F	LM739 49,00 F LM741HC 10,50 F	TMS3120 49,00 F CA3140E 28,00 F
193 8.80 F 122 7,50 F 620 23,10 F CDP1854A 115,00 F MC68009P 115,00 F Z6530 225,00 F Z8530 20,00 F UPC1156H 30,00 F UPC1156H 30,00 F UPC1156H 30,00 F UPC116H 32,00 F UPC116H	193 8,80 F 194 19,00 F	122 7,50 F 123 5,80 F	620	CDP1854A 115,00 F TMM2016 90,00 F	MC68809P 115,00 F MC68809EP 155,00 F	Z8530 225,00 F	2SC1384 13,00 F 2SC1413 79,00 F	UPC1156H 30,00 F UPC1161 32,00 F	LM741(14) 6,80 F LM747N 5,50 F	CA3148E 20,00 F CA3161E 27,00 F
1900 125 4,80 F 623 23,10 F 51,2102 42,80 F MC3801 22,50 F 6748 190,00 F 28C1817 68,00 F UPC1182H 29,00 F LM747HC 16,00 F MC3302 9,00 C 10 7,00 F 126 4,80 F 624 19,50 F 52(114) 32,00 F MC386810P 27,00 F 3748D 29,00 F UPC1182H 35,00 F LM748HEC 9,00 F MC3302 9,00 C 25,50 F 132 2,90 F 629 28,00 F 52(114) 35,00 F EF882IP 17,50 F DS8867N 215,00 F 28C1897 13,00 F UPC1182H 25,00 F LA778HEC 9,00 F MC3302 9,00 C 25,00 F 132 2,90 F MC3402 13,00 F		125 4,80 F	623 23,10 F 624 19,50 F 629 26,00 F	SY2114P 32,00 F	MCM68A10P _ 27,00 F EF6821P _ 17,50 F	8748 190,00 F 8748D 295,00 F	2SC1817 69,00 F 2SC1909 19,00 F	UPC1182H 29,00 F UPC1185H 65,00 F UPC1186H 25,00 F	LM747HC 16,00 F LM748HEC 9,00 F	MC3302 9,90 F MC3340 39,00 F
98 1900F 137 950F 641 1850F 2441	03 8,90 F 04 16,00 F	133 7,20 F 136 3,90 F	640	D2115A 90,00 F SY2128 90,00 F	F68821 35,00 F MC6828L 105.00 F	MB8876A 165,00 F AY3-8910 96,00 F	2SC1969 54,00 F 2SC1971 99,00 F	UPC1238H 65.00 F	TAA761CH 18,00 F TAA765A 18,00 F	MC3423 15,00 F MC3441AP 57,50 F
10 8,00 F 138 3,80 F 642 25,00 F MCMSS018 145,00 F 9216 95,00 F 28C2166 25,00 F MCMSS018 145,00 F 9216 95,00 F 28C2166 25,00 F MCMSS018 145,00 F 9306 54,00 F 28C2166 25,00 F MCMSS018 145,00 F 9306 15,00 F 10,00 F 1	10 8,50 F 11 8,00 F 12 4,90 F	138 3,80 F 139 3,90 F 145 8,00 F	643 22,50 F	R032513 125,00 F TMS2516JL 95,00 F	MCM683017 145-00 F	9306 54,00 F 9340 95,00 F	2SC2166 25,00 F 2SC517 70,00 F 2SC536E2A 9,00 F	S041P 19,00 F	TBA800 11,00 F TBA810S 8,50 F	MC3456P16,00 F MC3469P49,00 F
19 19,50F 147 18,50F 649 17,00F 71,82532 128,00F FF68840 85,00F 80,00F 80,00F 80,00F 80,00F 10,044 11,20F 10,43510 85,00F 10,4	13 19,50 F 14 14,00 F 15 20,00 F	148 16,00 F 151 6,00 F	669 17,00 F 670 8,50 F	TMS2532 128,00 F SCL2661A 125,00 F EF2708J 85,00 F	EF68840P 70,00 F EF68840 85,00 F MC6844L 95,00 F	9345 155,00 F EF9364AP 115,00 F	2SC536F 12.00 F	TL044 11,20 F TL071 9,00 F	TBA820 7,50 F TCA830S 10,50 F TCA900 6,50 F	MC3487P 29,00 F TDA3510 69,00 F
16 6.00F 153 6.60F 673 55,00F AM2756 43,00F MUSSAY 55,00F MUSSAY 55,00F PSSSSSS 9,00F TL081 6.50F TBA900 22,00F H5020CPA 65,00F MUSSAY 15,00F PSSSSS 46,50F TC0400 45,00F MUSSAY 15,00F PSSSSS 46,50F TC0400 45,00F MUSSAY 15,00F PSSSSSS 46,50F TC0400 45,00F MUSSAY 15,00F		154 13,00 F 155 5,50 F	674 55,00 F	AM2716M 43,00 F 27C16 135.00 F	MC6845P 85,00 F MC6847 145,00 F EF6850CM 22,00 F	EF9366 190,00 F EF9367P 390,00 F	2SD355 14,50 F 2SD439 18,00 F	TL082 6,50 F TL084 9,50 F	TBA900 22,00 F TCA910 12,00 F TBA920 9,10 F	IH5020CPA 69,00 F MM5320N 95,00 F NE5532N 26,00 F
19 6,80 F 156 5,90 F 688 51,00 F 75,00 F 838 231,00 F 783	8,80 F 20 6,50 F 22 12,50 F	157 4,70 F 158 5,00 F	783 231,00 F	27C64 95,00 F	MC68A50 25.00 F	TMS9901N 169,00 F TMS9902N 245,00 F	2SD439E 15,00 F 2SD680 13,50 F AN214 26,00 F	LM108A 115,00 F LM110H 143,00 F	ML926 77,00 F ML927 77,00 F ML928 77,00 F	NE5533N 43,50 F TEA5550 45,00 F SL6270C 85,00 F
27 11.0F 162 4.90 F 6N138 3.50 F MC2099 C 1150 F MC8679 17.090.0F MC8679 17.00 F MC8679 17.00 F MC909 F MC909 P MC909	26 12.50 F	161 4,90 F 162 4,90 F	BARGRAPH 57,00 F	WD2797A 290,00 F MC2909LC 115,00 F	MC6871 790,00 F	TMS9981L 495,50 F TMS9995N 387,00 F	AN318 135,00 F ANR12 89.00 F	LM118H 65,00 F L120 119,00 F	TBA970 33,00 F MC1002P 42,00 F	SL6310C 85,00 F SL6640 160,00 F TDA7000 22,00 F
28	30 7,90 F	164 5,90 F 165 8,80 F	BPW34 24,00 F CNY36 9,00 F	MC3242AP 115,00 F ER3400 155,00 F	MC6883P 286,00 F MC6889 115,00 F	MC14412F 169,00 F 27128 59,00 F	AN7145 70,00 F AN7158 75,00 F AN7218 56,00 F	TCA150 35,40 F LF157H 95,00 F UAA170:180 26,00 F	Et bien sûr le	s compatibles


APPLE ET IBM SONT DES MARQUES DÉPOSÉES

PLUS DE 4000 RÉFÉRENCES EN STOCK 42.39.23.61

VENTE PAR CORRESPONDANCE

Nous expédions dans toute la France et à l'étranger vos commandes DANS LA JOURNÉE MÊME sauf en cas de rupture de stock

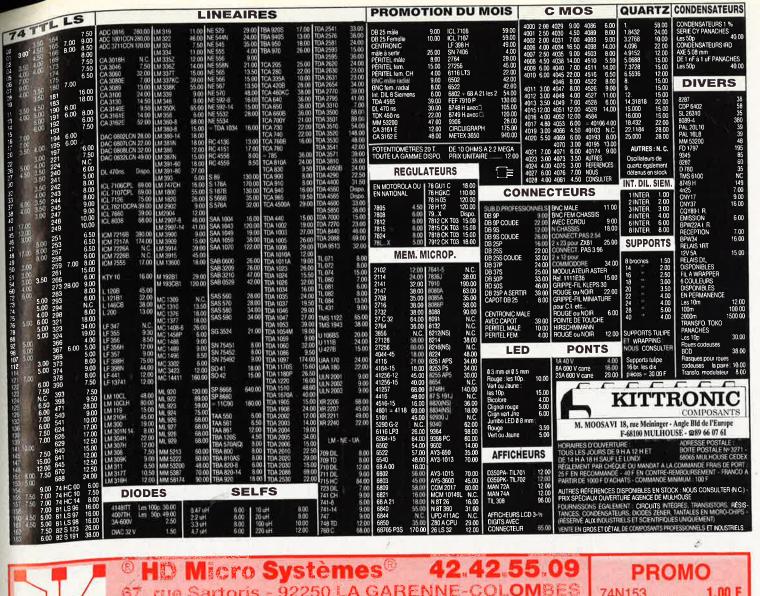PAR CORRESPONDANCE COMPTER 30 F DE PORT – ASSURANCE ET EMBALLAGE Par contre-reinboursement : 50 F à la commande + 40 F (port etc.). Pour l'étranger contre-reinboursement 50 F timbres (coupons internationaux). Nos prix sont donnés à titre indicatif TVA de 18.6 % comprise et peuvent varier à la hausse ou à la basse.





67, rue Sartoris - 92250 LA GARENNE-COL**OM**Bi

12, rue Micheli Du Crest - 1205 GENÈVE - SUISSE rt du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30

Le spécialiste du compatible APPLE® et IBM® tix 614 260 HDM 4060 16 Mnz. 16,257 Mnz. 20Mhz. 24 Mnz. 46,00 F

	155 5.80 F		4000
1,95 F	C 00 E	00 4,90 F	4069 5.00 F
2,60 F		02 6,00 F	4070 5.00 F
2,80 F		04 8,50 F	4071 5.80 F
2,60 F		06 9,50 #	4075 3,20 F
2.50 F		10 11,00 F	4078 5,80 F
2,60 F		11 6,00 F	4081 5.50 F
106 8.00 F	164 5,50 F	20 7,40 F	4093 5,00 F
07 8,00 F	166 7,90	32 13,00 F	4094 13.20 F
2,60 F	170 12,00 F	38 11,50 F	4098 5.90 F
2,50 F	174 5.00 F	51 9,90 F	4520 7,00 F
2,50 1	175 5,20	64 9,90 F	4528 6,90 F
10 1,00 F	100 8.00 6	74 14.00 F	4538 9.50 F
2,60 F	192 6,00 F	86 14,00 F	4530
2,60 F	103 6.50	109 9.90 F	
4 2,60 F	94 6,50 F		MICHOPHOCESSEUR
9,80 F	195 5,00 F	112 9,90 F	MEMOIRE
7,50 F		138 19,00 F	- management
2.60 F		157 15,00 F	
2.60 F		175 9,90 F	MC 1488 7,00 F
3.98 F	2-1	195 29,00 F	MC 1489 7.00 F
2.60 F		225 35,00 F	14412 170.00 F
0 1.50 F		244 15,00 F	16450 250,00 F
1,90 F	240	258 24.00	2114 29,00 E
2,60 F	251 5,50 F	280 25,00 F	2716 35,00 E
3.90 F	257 1,50	287 49,00 F	2732 50.00 F
4.50 F	258 4,90	288 39,00 F	2764 39,00 F
7,90 F	259 7,00 F	374 14.50 F	27128 59.00 F
2,90 F	260 4,90 E	14100	27258 59.00 F
2.90 F	266 4,50 F		MC 3242 120,00 F
4,80 F	273 B,00 F	C. MOS-REF	MC 3470 450,00 F
4,00	270 5,20		MC 3487 22.00 F
9,40 F	280 8,00	4000 2.00 F	KB 3600 178.00 F
4,98 F	283 8,00	4001 3.80 F	4116 9.00 F
3,50 F	300 10.DU	4009 E.70 F	4164 20.00 F
5,00 F	322 59,00		41454-12 \$9,00 F
5,00 F	323 21,00	4011 3,80 F 4012 4,80 F	41256-15 29,00 F
5,00 F	3.00 F		41258-12 56.00 F
107 3,50 F	300 n co E	4013 4,00 F	
109 3,60 F		4017 7,80 F	4416 75,00 F
1121 8,50 F		4020 9,50 F	5114,6514 19,00 F
123 5,80 F		4022 9,38 F	5832 69,00 F
125 4.90 F	0.00	4024 7,90 F	58167 140,00 F
1.58 F		4027 E,00 F	6116-1208S 39.00 F
7,50 F	3/0	4028 8,88 F	6264 90,00 F
3,90 F	C 00 E	4079 8,80 F	5565 139,00 F
39 4,00 F	390 6,00	4034 9.70 F	6502A 59,00 F
45 8,20 F	393	4040 8.78 F	65C02P2 140,00 F
151 5,90 F	395 8,00	4042 6,90 F	6514 19.00 F
53 4.90 F		4046 12,60 F	6522A 59.00 F

3S030 74S288 39,00 F 5281 7611 39,00 F 5281 7643 70,00 F 5129 745287 635141 STRAHO Knz 32 768 19,00 Mhz 1 8432 - 2 4576 3 2768 - 3 579 - 4 - 6,5536 B - 8,01 - 14318 - 16 -17 430 - 18,432 15,00

37.00 F 80.00 F 19.00 F 190.00 F 90.00 F 35.00 S 1 790,00 F 2 900,00 F 6 390,00 F 1 890,00 F 95,00 F 155,00 F 54,00 F 54,00 F 55,00 F 55,00 F 55,00 F 55,00 F CA3146 JM2917 LM324 LM380 LM723 LM747 MC1496 MC722 MC722 MC555 NE556 NE558 TBA970

2N1711 2N1890-1893 2N2219A 2N2222A/2907A 2N2369 2N2905A 2N2955 2N3055 2N3904/3906 2N4416A BC107A/BC109A 19,00 F 15,00

5,00 F 4,50 F 4,80 F 6,50 F 7,50 F 8,50 F 0,90 F 1,00 F 1,50 F 2,50 F 5,00 F 5,00 F 0.50 F 5,00 F 8,00 F 1,50 F SUD CANNON a souder M F 1,00 F 1,50 F 4,50 F

1,20 F 1,50 F 2,90 F 4,90 F 9,00 F 2,50 F 5.00 F

27 µH, 100 µH, 220 µH, 470 µH 4.90 F 4116.

0,10 F Support double lyre, la broche Chip-carrier 58 p. Chip-carrier 84 p. Textool 26 broches 40.00 160,00 F DIP SWITCH 2 intec 4 inter 9,00 F **Einter** 11.00 F 8 inter DEL 18 broches male 13,00 F DIN 5 proches fem. CI (IBM) CINCH lem. CI (Apple) PERITEL male 10,00 F 8,00 F 10,00 F ESRITE lem chássis 1992 fem Cl 2 x 25 [Apple] HE902 lem Cl 2 x 31 (IBM) HE902 lem 2 x 17 a sertir 25,00 F 25.00 F 31.00 F 29.00 F

M F MC* 9 br 900 1000 — 15 br 12,00 15,00 — 25 br 15,00 18,00 25,00 37 br 25,00 30,00 — 50 br 30,00 45,00 — 40.00 Capet peur DB 9-15 25 37 avec equerres et vis 6 pans taraudees

mäle ou femerie a sertir x 5 2 x 10 2×13 Cable en nape, le corrin : 0.75 1,50 F Cavaller Connecteur airm IBM fem maie 15.00 (

25 F

74N153 1,00 F 20,00 9,00 9,00 F DB 25 Fem. 90°.

DEPARTEMENT MICRO

- COMPATIBLE APPLE IIe - COMPATIBLE XT/AT3 - DRIVES

MONITEURS

IMPRIMANTES

LOCATION DE MATÉRIEL
PROGRAMMATION

D'EPROM - PROM

NOUVEAU

Transformez votre moniteur couleur en télévision

Tuner, TV PAL/SECAM avec ampli et HP 16 présélections Prises entrée antenne. et micro-ordinateur. Sortie Péritel.

1 490 F TTC

VENTE PAR CORRESPONDANCE

1,00 F 10,00 F

12,50 F 18,00 F

F pour port, assurance, embal essus de 5 kg, nous consulter.

Contre-remboursement : trais de CFI et port en plus

nts et micros sur demande

Machine à insoler INS 4

Ces appareils sont munis de 2 tubes UV et d'une mousse collée sur le couvercle permettant un bon placage de votre montage sur le circuit imprimé. Munis d'une minuterie

Format utile: $200 \times 460 \, \text{mm}$

Prix: 820,00 F TTC



Agitateur-Chauffage 230 mm Format utile 165 Appareil tout en PVC, muni d'un couvercle évitant les éclaboussures et salissures:

Machine à étamer ME 350

Prix: 700,00 F TTC

Plaques présensibilisées positives - 1,6mm/0,035mm Cu

Epoxy simple face

75	X	100	6,60 F	TTC
100	\times	160	.13,20 F	90
150	×	200	.23,00 F	+1
		300		-21

Epoxy double faces

100 ×	(160	.15,20 F	-
150 ×	< 200	.28,00 F	-
200 ×	300	.56,00 F	-

Bakélite simple face

100	\times	160 7,30 F	
200	×	300 26,00 F	

Production 100 % Française

Ingelor s.A

17-19, route nationale 54280 Laneuvelotte

Tél: 83 29 03 43 - Tlx: 850 024

Les commandes adressées à notre usine sont retransmises à nos distributeurs régionaux pour facturation par leurs soins sur la base du présent

Chambre de gravure jetable

Présentation sous blister pour format maximum de 100 x 160

Prix: 15,00 F TTC



Largeur de passage : 350 mm Puissance: 2000 W - 229V


Prix: 16158 Frs TTC

ENFIN UN SYSTEME D'ALARME PROFESSIONNEL A LA PORTEE DE TOUTES LES BOURSES!

SECURITECH CHAUSSEE DE NINOVE 215

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 8.30 H A 17.30 H

TEL, 02/520 75 27

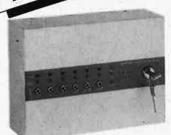

Jugez plutôt:

I. Centrale professionnelle SENTRYALL avec:


☐ 1 zone temporisée ☐ 4 zone directes ☐ 1 zone anti-sabotage et pour chaque zone:

 \square 1 switch d'exclusion de zone \square 1 LED verte d'état de la boucle \square 1 LED rouge de

et ce n'est pas tout!

4 sorties indépendantes dont 2 temporisées vous permettent de commander n'importe quel système de signalisation, tel que : sirène intérieure, extérieure, flash, buzzer, transmetteur téléphonique, etc.

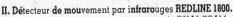Cette centrale est commandée par clés (deux sont fournies). Possibilité d'y raccorder une batterie de 12 V de 1.9 Ah. Alimentation 12 V 1 A incl.



Avec lentille de Fresnel, utilisant le principe du DUAL BEAM pour réduire les risques de fausses

PERFORMANCES: 🗆 portées 16 m 🗆 champs d'obser. horiz, de 120° 🗆 24 faisceaux sur 3 niveaux (très peu d'angles morts) □ dimensions réduites 75 x 106 mm.

III. Sirène intérieure SWS

Puissante, avec modulateur électronique deux tons et fonction buzzer pour pré-alarme.

LE KIT DE BASE, boîtiers compris, monté et testé comprend:

 \square 1 centrale SENTRYALL \square 1 détecteur REDLINE \square 4 contacts magnétiques pour porte et senêtre \square 1 sirène SWS \square 25 m de câbles faradisés 6 conducteurs et notice complète d'installation en français.

PRIX SUPER PROMO: 14.910 FB



DIVERS 8.990 FB Centrale pro SENTRYALL IR REDLINE 1800 3.220 FB 7.735 FB Radar hyperfréquence 12 m Contact magn. ATECO 290 FB 7.790 FB Transmet, téléphon, d'alarme digital à process, avec EPROM Sirène intér. SWS avec buzzer 1.750 FB 4.400 FB Sirène extér. ECO 22 auto-alim, et auto-prot. (sans batter). Flash XENON ambré 12 V 1,999 FB Batt. 12 V 1.9 Ah pour SENTRYALL 1.160 FB Batt. 12 V 1.2 Ah pour ECO 22 1.160 FB

LES KITS SECURITECH garantissent la qualité et les performances de "PRO"!

CONDITIONS GENERALES DE VENTE PAR CORRESPONDANCE

1. Pairement à la commande. Soil par mandal postal, seit par châque EUROCHEQUE barré à l'ordre de SECURITECH avec
numéro de carte de banque au dos, ATTENTION le montant du châque doit être explicitement libellé en trancs belges avec
un maximum de 7,000 FB par châque.

DEPECHEZ-VOUS D'EN PROFITER. OFFRE LIMITEE!

Nombreux autres systèmes disponibles.

Demandez notre liste de prix détaillée contre 3 timbres ou 4 coupons internationaux.

Tous nos prix son! T. V. A. comprise. DETAXE A L'EXPORTATION; enlever des prix indiqués, la T. V. A. belge de 19% en divisant is mostant par L. 1) (sout port).

3. Frais de port et d'emballage : BELGIQUE + 400 FB, par kg suppl. + 300 FB - ETRANGER + 825 FB, par kg suppl. + 580 FB. FRANCO pour commandé de plus de 20.000 FB et de max. B kg.

electro-puce

	Måle cou à soûder		Fem. dro à souder		Mâle d à wraj	pper par 5	Fem. d à wrap			DIP SV	VITCH	par 5	BAR	ETTE d	roite-coud	iée	par 5	
ANNON 5 5 7(36) IN 41612	9,00 12,00 15,00 30,00	par 5 7,00 10,00 12,00 27,00		par 5 7,00 10,00 12,00	emell 19,00 25,00 38,00 52,50	21,00 32,00	Mâle à so 31,00 42,00 54,00 67,00	par 5 28,00 38,00 48,50	Fem. à s 34,00 46,00 59,00 57,00	ertir • par 5 30,50 41,50 53,00 51,50	10,00 11,00 12,50 14,00	par 5 8,50 9,00 10,50 12,00	Centron	par 5	38 50 62	20,00 25,00 30,00	par 5 16,00 20,00 25,00	
4(28)) IP:connecteur à e P:connecteur de t	18,00 22,00 Inficher su	16,00 20,00 r support l	38,00 47,00 DIL;ECC:	34,00 42,50 connected	21,00 25,00 ir enca	19,00 22,50 artable doul	19,00 22,00 ble face a	17,00 20,00 au pas de 2	19,00 22,00 2,54 mm à	17,00 20,00 enficher	2,00 3,00 sur tranche	1,60 2,40 e de Cl;	6,40 8,00 WWP:conr	5,10 6,40	10,50 15,00 emelle à m	8,50 12,00	56,00 80,00	42,00 60,00
6 6 6 6 6 6	11,50 13,00 14,00	10,50 11,50 12,00	32,00 36,00		14,50 16,00 17,00	14,50	12,50 14,00 16,00	11,50 12,50 14,50	8,50 11,00 14,00	7,50 10,00 12,50	1,00 1,20 1,30 1,60	0,80 1,00 1,10 1,30	3,80 4,20 4,60 5,50	3,00 3,30 3,70 4,40	6,00 7,00 7,50 9,00	5,00 5,50 6,00 7,00	48,00	36,00
1	11,00	par 5 10,00		par 5	14,00		12,00	par 5 11,00	8,00	par 5 7,00	0,80 0,90	0,65 0,70	1,80 3,40	par 25 1,40 2,70	3,00 5,50	par 10 2,50 4,50		par 5
C 18:3,2768-16,0 ONNECTIQU			12,00 ECC	10,00	WWP	(2007,289		v,2X15V,2			Double I	vre	Tulipe		Tulipe à	Wrap. I	ns. Null	e
UARTZ C 18:1,8432;2,45		25,00	par 5 22,50	20,00	- 1	26VA 46VA	V 2V40	V 281EV 2	65,00 94,00	58,00 84,00	52,00 75,00		A-400V en A-400V en		1	4,00 4,00	par 5 3,50 3,50	par 10 3,00 3,00
X8 6X4 6X8,512X8		15,00 23,00 57,00	19,50			5VA 10VA 16VA		1.8	38,00 53,50 62,00	34,00 48,00 55,00	30,00 43,00 49,00	-40	N4148 DOX 7 ENER 500	mW		0,20 0,40 0,80	0,30 0,70	0,25 0,60
06 16 ROM		35,00 150,00	par 5	25,00 115,00		TRANSI 3VA	FORM	ATEUR	36,50	par 5	par 10 29,00	-11	N4151	ONT D	E DIOD	0,50	par 10 0,45 0,18	par25 0,40 0,15
16,32,64 128,256 PROM		40,00 60,00	35,00 50,00 par 5			Z 80A SIO Z 8671			28,00 75,00 135,00	65,00 121,50	56,50 108,00	-22	70uF-1000 200uF-330 700uF:			2,80 5,00 8,00	2,50 4,50 7,00	2,25 4,00 6,50
PROM	0,5	50,00	45,00 par 5	par 10		8250 ZILOG Z 80A CPL	I DIO C	TC.	117,00	105,50 par 5 25,00	93,50 par 10 22,50	-22 -22	7uF-10uF: 2uF-100uF 20uF-330u	: F:		0,80 1,10 1,80	1,00 1,60	0,65 0,90 1,40
1 AM 16,64 256,4416		13,50 30,00	par 8 12,00 27,00			179X 9216 1691		***	160,00 85,00 135,00	76,50 121,50	128,00 68,00 108,00	-1i Cl	if: HIMIQUE	RADIA	L OU AXIA	2,50 AL	2,25 par 5	2,00 par 10
AM 16 35		35,00 60,00		par 8 25,00 40,00	4	W D 1770,72,2				par 5 170,00	150.00	-47	KT 5,08 700pF-0,33 47uF-0,68		K	1,10 1,50	par 5 1,00 1,30	par 10 0,90 1,20
,63,94,98,4528, EMOIRES		6,50	5,50	5,00		Version 2 Nersion C	MOS:+1	5%	A		A II IA	-2,	2uF-6,8uF 0uF-22uF:			2,00 3,00	1,80 2,70	1,60 2,40
1,16,27,49,50: 7,18,20,21,22,23 3,29,40,42,44,51		4,00 5,00	4,50	3,00	-	6502,22,5 6532,45			50,00 76,00	par 5 45,00 68,50	par 10 40,00 61,00	T/	5u:0,01uF- NTALE 1uF-1,5uF	0,1uF: GOU∏	TE 5,08	1,10	1,00 par 5 1,00	0,90 par 10 0,90
),01,02,11,12,25),71,72,73,75,77),81,93:		2,50		2,00		ADC 804,0 DAC 808 58167,174			57,00 34,00 85,00	30.50 76.50	27,00 68,00	·N	ERAMIQU PO:10pF-1 7FI:220pF-	50pF:	LTI. 5,08	1,10 1,10	par 5 1,00 1,00	par 10 0,90 0,90
4,159: MOS 4000	00	10,00	8,50 par 5	8.00 par 10		V 20,30 N S	10	0	175,00	150,00 par 5 51,50	130,00 par 10 45,50	C	onden:	SATE	3296: JR	12,00	10,00	9,00
N 5,07,16,17:	0,07 %	6,00	par 5 5,50	par 10 5,00	10	Version B: NEC uPD 765	+30%	0	100,00	par 5 89.00	par 10 79,00	100mm	4 W couch ustable BC			0,30 4,00	0,24 par 5 3,50	0,20 par 10 3,00
38,139,151,153,1 74,175,251,253,3 94,195,240,244,3	257,258:	8,00 13,00	7,00	6,00		68705P3S 1488,89 3486,3487			200,00 5,00 37,00	170,00 4,50 33,50	150,00 4,00 29,50	-1/	ESISTA 4 W couch	e carbon		0,15	par 25 0,12	par 100 0,10
),02,04,08,10,11),32,51: I,86:	,20,21,27,	4,00 5,00	3,50 4,50	3,20 4,00		68440P8 68451C8			300,00 500,00	255,00 425,00			ou 5 mm:R ou 13 mm			1,00 12,00	0,90 par 5 10,50	0,80 par 10 9,50
35,166,240,244,3 45,273,540,541: F	0/3,3/4:	9,00 10,00	7,50 8,50 par 5	6,50 8,00 par 10		68000,901 68010C8 68230P8	P8		175,00 500,00 80,00	150,00 425,00 68,00	130,00	-Bi	C 327,337, FFICHE	547,548 UR-LE		1,00	0,90 par 10	0,80 par2
66,367,368: 64,174,175,194,1	95,393:	5,00 7,00	4,50 6,00	4,00 5,50		6821,50 6840 6845			16,50 37,00 86,00	15,00 33,50 77,50	13,50 29,50 69,00	TI	N3055: RANSIS N2222,290		O 92,CB76	8,00 1,00	7,00 par 10 0,90	6,50 par25 0,80
60,266: i,138,139,151,15 58,251,253,257,2	3,157,	4,00	3,50	3,20		MOTORO 6802 6809,6809			36,50 55,00	par 5 32,00 49,50	par 10 29,00 44,00	-2f	N1711,221 N2369,289)7:	2,00 3,00	1,80 2,70	1,60 2,40
,02,04,08,10,11),32,51: -,86,107,109,125		2,20	2,00	1,80		8284 8288			49,00 112,00	44,00 100,00	39,00 89,50	TE	M 317,337: RANSIS N 2222:		O 18,TO 3	8,00 9 1,80	7,00 par 10 1,60	6,00 par25 1,40
.5,540,541,670: 2,323,640,645,6 HC,ALS	888:	9,00 16,00	14,00 par 5	6,50 13,00 par 10		8251,53,55 8259 8279	5		48,00 58,00 67,00	43,00 52,00 60,50	38,50 46,50 53,50	-79 -78	305,08,12, 905,12,15: 3L05,12:			5,00 5,00 4,00	4,50 4,50 3,50	4,00 4,00 3,00
5,166,240,244,2 30,373,374,377,3	259,273,	8,00	7,00 7,50	6,00		INTEL 8088 8237			63,00 98,00	par 5 56,50 89,00	par 10 50,50 79.00	RI	LN 2003,04	TEUR		10,00	8,50 par 5	7,50 par 10
57,258,365,366,3 3,161,163,164,17 93,194,195,293,3	4,175,	4,50 6,00	4,00 5,50	3,60 5,00		G I AY-3-1015			45,00	par 5 40,50	par 10 36,00	-NI	E 555: E 556: _ 072,74,82	2,84:		5,00 8,00 7,00	4,00 7,00 6,00	3,50 6,00 5,50
25,126,260,266: 5,133,138,139,15 55,156,157,158,2		3,50	3,20	2,80		9365,66 9367 7510,7910			265,00 330,00 130,00	225,00 300,00 117,00	104,00	-LN	93,709,723 M 308,348: M 307,318,			5,00 8,00 10,00	4,00 7,00 8,50	3,50 6,00 7,50
	09,123,					9341 9345			70,00 128,00	63,00	56,00 102,50		/I 301,311,				4.00	- 0.50

PARIS: 14, RUE DES MESSAGERIES 75010 PARIS METRO: POISSONNIERES TEL: 45.23.01.89

LYON: 53, RUE FRANKLIN 69002 LYON METRO: AMPERE TEL: 72.40.02.99



AFIN D'EVITER CET ACTE **ODIEUX**

ACHETEZ-VITE VOTRE CASSETTE DE RANGEMENT 2 formats: ancien pour les n° 1 à 90 nouveau à partir de la revue n° 91

AVIS: Attention le stock des anciens formats diminue, alors, vite! Soyez plus rapide que "Madame"!

Elles se trouvent en vente chez certains revendeurs de composants électroniques. Il est également possible de les recevoir par courrier directement chez vous et dans les plus brefs délais; pour cela, faites parvenir le bon de commande en y joignant votre règlement. (+ 20 F frais de port) à:

> **ELEKTOR-BP 53** 59270 BAILLEUL

UTILISEZ LE BON DE COMMANDE EN ENCART. MERCI.

prix: 39FF. (+ port)



STAGES DE FORMATION

tous niveaux "FIBRES OPTIQUES — APPLICATIONS

Transmission de la lumière
Technologie des Fibres Optiques
Connections optiques
Transmission de données:
Numérique — Analogique
Applications

Stages intensifs de cinq jours Plaçes limitées

DATES LIMITES DE RESERVATION:

Cessions en JUIN et JUILLET : le 05 JUIN Cessions en AOUT et SEPTEMBERE: le 12 JUIN Cessions en OCTOBRE et NOVEMBRE: le 19 JUIN

RENSEIGNEMENTS — RESERVATIONS Téléphoner au 21312938

EUROCOM INDUSTRIE

128 Boulevard du prince Albert 62200 BOULGOGNE SUR MER

ZENER FRANCE ELECTRONIQUE

S.A.R.L. au capital de 50 000 F I, quai de Bqcalan 33000 BORDEAUX Tél. 56 50 37 27

PROMOTION MESURE

	HAMEG HIVI 203/6 3 900,— avec 2	sonaes
MULTIMETRES	BECKMAN DM 78 pocket	290, —
	ISKRA analogique DM IO5	380, —
	ISKRA HM IÖ5	380, —
	UNIMER analogique 42	415, —
	UNIMER analogique 35	450, —
	UNIMER analogique 31	475, —
		680. —
	METEX M 3650	690, —
	MAN'X digital 500	790 —

MAN'X analogique 04

PROMOTION µ PROCESSEURS MOTOROLA

IPROMOTION μ PROCESSEURS MOTOROLA	
6802	les 5
6821	les 5
68000	les 2
68705 P3 S	unité
68705 P5 S 245, — I'	unité
2N 3055 100 V	es IO
2N 2222 25 — 16	es 10

Egalement tous composants actifs et passifs, TTL, CMOS, mémoires, epoxy, outillage de pointe SAFICO, connectique AMPHENOL et SOCAPEX

Fabrication de CIRCUITS IMPRIMES, simple et double face

HYPERPROMOTION CIRCUITGRAPH: avec 4 bobines supplémentaires, 200, — PRIX T.T.C. ET FRANCO.

Liaison
Directe
MicroMordinateur
Equipements

LDME : un système de cartes d'interface entrée / sortie, digitales et analogiques.

- Installation simple
- Large gamme de modules
- Rapidité de mise en œuvre
- Programmation en Basic ou en Pascal
- Branchement par liaison série RS-232 ou liaison parallèle (pour Apple II, compatibles PC, Epson HX20).



SES DOMAINES D'APPLICATION?

- mesures
- asservissements
- robots
- contrôles
- laboratoires
- simulation
- surveillance
- régulation
- enseignement
- acquisition de données
- tests

SIDENA: 117, rue de la Croix Nivert 75015 PARIS

Tél. 45.33.59.82 -

Un certain nombre de schémas parus dans le mensuel ELEKTOR sont reproduits en circuits imprimés, gravés et percès, de qualité supérieure. PUBLITRONIC diffuse ces circuits, ainsi que des faces-avant (film plastique) et des cassettes de logiciel. Sont indiqués ci-après, les références et prix des disponibilités, classées par ordre de parution dans ELEKTOR. Les prix sont en francs français TVA

incluse, valables au moment de cette parution.

Ajoutez le forfait de port de 20FF par commande. La fabrication de certains circuits imprimés a été définitivement suspendue mais il en reste une quantité limitée. Ces références sont signalées d'un • il est conseillé de nous contacter avant de passer commande.

PUBLITRONIC ne fournit pas de composants électroniques. Il appartient au client de s'assurer auparavant de la disponibilité de tous les composants nécessaires notamment quand il s'agit de références anciennes.

F27: SEPTEMBRE 1980			EC2. PERTEMPRE 1000									
carte 8k RAM + EPROM	80120 •	198, -	F63: SEPTEMBRE 1983 carte VDU	83082	118,60	1	F79: JANVIER 1985 modulateur TV UHF/VHF	95000 -	20.00	F91: JANVIER 1986		
F33: MARS 1981			baladin 7000	83087	32		fréquencemètre a μP:	85002 ·	29,80	buffer multi-fonctions: circuit principal	85114-1	147
voltmètre digital 2 ½ chiffres	01105.1	00	F64: OCTOBRE 1983			19	circuit principal circuit d'affichage	85013 85014	138,80 62,80	circuit d'affichage	85114-2	60,40
circuit d'affichage F34: AVRIL 1981	81105-1 •	60, —	thermostat extérieur pour				circuit de l'oscillateur	85015	29,80	allumage transistorisé filtre DX	85128 86001 •	45,60 144,80
vocodeur: détecteur de			chauffage central interface Basicode-2 pour	83093	54,60		500 551/5/55 4000			alarm'auto: circuit principal		
sons voises/dévoisés!	04007.4		le Junior Computer	83101	23,20		F80: FEVRIER 1985 RLC-mètre	84102	85,60	clavier	86005-1 86005-2	55,60 32,
carte détecteur carte commutation	81027-1 • 81027-2 •	51, — 60,40	anémomètre: carte de mémorisation	83103-1 •	57,20		étage d'entrée pour le			concierge	86006	41,60
F36: JUIN 1981			carte de mesure	83103-2 •			fréquencemètre à µP EPROM gigognes	85006 85007	55,60 41,40	F92: FEVRIER 1986 mini-émetteur de mesure		
carte d'interface pour le Jun			remise en forme de signaux FSK	83106	43,		préamplificateur pour			(voir actobre 1985)	85000 ·	21,60
carte d'alimentation carte de connexion	81033-2 • 81033-3 •	21,60 19,40				1	microphone	85009	34	MSX (2): extension cartouche	85130	57,90
F41: NOVEMBRE 1981			F65: NOVEMBRE 1983 métronome à 2 sons				F81: MARS 1985			doubleur de tension	86002	69,40
transverter 70 cm	80133	188, —	circuit principal	83107-1 •			compteur/décompteur			mégaphone télé-baby-sitter	86004 86007	39,80 58,00
FMN + VMN (fréquence + voltmètre)	81156 •	64. —	alimentation + ampli carte CPU1	83107-2 •	24,69		universel interrupteur crépusculaire	85019 85021	38 — 33 60	F93: MARS 1986	00007	30,00
F42: DECEMBRE 1981	01100	04, -	circuit principal	83108-1 •	109,20		ρΗ-imètre	85024 •	58,	MSX 3: carte	22000	
high boost	82029 •	28,40	circuit superposable	83108-2 •	68,20		chenillard de science-fiction	85025	47,60	multiconnecteur enceintes satellites	86003 86016	217,80 37,70
F43: JANVIER 1982			F66: DECEMBRE 1983				F82: AVRIL 1985			double alimentation de		
arpeggio gong	82046 •	24,20	omnibus	83102	127, —		horloge en temps réel pour			laboratoire circuit principal	86018-1	86,30
F44: FEVRIER 1982	00000		alimentation symétrique réglable	83121	57,80		μ-ordinateur coucou	84094 • 85016 •		pró-régulation	86018-2	48,75
hétérophote chargeur universel nicad	82038 • 82070 •	24,20 31_—				1.0	hélio-radio	85042 •	35,80	sonde thermométrique pour MMN	86022	12,60
F46: AVRIL 1982	02070	910	F67: JANVIER 1984 simulateur de stéréo				compte-tours/couplemètre	85043	73,40	F94: AVRIL 1986		12,00
carte 16K RAM dynamique	82017 •	119,80	DNL	83133-3 •	44.20		10 A à l'arraché	85044 •	81,20	console de mixage portative		00.0
ampli 100 W mini-carte EPROM	82089-1 • 82093 •	38,80 24,80	rose des vents	84001 • 84005-2 •			F83: MAI 1985			module Mic/Line canaux d'entrées stéréo	86012-1 86012-2A	63,3 64,2
49/50: CIRCUITS DE VAC				04005-Z	53, -		l'incroyable clepsydre:	00047	05	+ alimentation	86012-2B	43, -
V: l'usine	82570 ·	33,60	F68: FEVRIER 1984				circuit principal circuit de l'affichage	85047-1 • 85047-2 •		accélérateur d'Electron	86012-4 86026	71,9 26,3
F51: SEPTEMBRE 1982	- 0		tachymètre pour véhicule diesel	84009 •	24,20		moniteur automobile	85054 •	52,60	μ-chronographe pour C64 MSX et Cie		
photo génie:			capacimètre:				bus d'E/S universel interface de conversion	85058	121,40	interface C64/C128	86017 86035	46,20
processeur clavier*	81170-1 • 82141-1 •	61, 56,20	circuit principal circuit d'affichage	84012-1 84012-2	63, — 36,80		A/N & N/A	85063	49,	F95: MAI 1986		,01
logique/clavier	82141-2 •	29,40	3600	0.012.2	50,00		F84: JUIN 1985			console de mixage portative module de sortie nº 1	86012-3A	63,50
affichage ndicateur de rotation	82141-3	33,60	F69: MARS 1984 interface de puissance à				générateur de salves	85057 •	34,80		86012-3B	56,60
de phases	82577 •	40,40	1riacs	84019 •	72,40		délecteur de personne à L.A.	85064 •	88	balaise circuit principal	86031 •	216,20
le circuit imprimé du clavier	oot rossuus		analyseur audio 1/3 octave: circuit des filtres	84024-1 •	C2 F0		Pseudo-2732 préamplificateur avec silencie	85065 •	33,60	Polyphème	86033	59,30
d'un film de filtrage inactini	que rouge	,	circuit d'entrée		63,50	1	alimentation symétrique	85450-1 ·		carte à 8 relais impédancemètre pour H.P.	86039 86041	69,60 80,
52: OCTOBRE 1982			alimentation	84024-2 •			alimentation asymétrique	85450-2 •	35,20	F96: JUIN 1986	00041	60,
nhata génie:			modulateur vidéo UHF	84029 •	40,40		F85/86: CIRCUITS DE VAC	ANCES 19	B5	table de mixage portative:		
photomètre thermomètre	82142-1 • 82142-2 •	25,80 24,20	F70: AVRIL 1984			1	Afficheurs géants:	AITOLO ID	00	module de sortie nº2 capacimètre de poche	86012-5 86042	71,40
temporisateur	82142-3 •	29.40	analyseur audio 1/3 octave: circuit de visualisation				7 segments (8)	85413-1 •		égaliscur pour guitare	86051	63,50
onverlisseur de bande pour le récepteur BLU;			à LED	84024-3 •			2 segments (1) 2 points (;)	85413-2 • 85413-3 •		balaise: circuits additionnels	86067	139, -
bandes < 14 MHz	82161-1 •	31,-	circuit de base générateur d'impulsions;	84024-4 •	259,40		1esteur audio	85423 •	42,80	Argus, mini-détecteur de		135, -
bandes > 14 MHz	82161-2 •	34,60	circuit des potentiomètres	84037-1 •	76,60		ampli pour casque Hi-Fi chargeur d'accu pour modèle	85431 •	40, —	mélaux	86069 •	36,30
53: NOVEMBRE 1982 clairage pour modèles			circuit des commutateurs	84037-2 •	91,80	1	reduit	85446 •		F97/98: HORS-GABARIT 1 commande de moteur pas à	986	
réduits ferroviaires	82157	61	F71: MAI 1984				sonde pour µP lable de mixage disco	85447 • 85463 •	30, — 142, —	pas	86451 •	59,10
iterface pour disquettes		113,20	analyseur audio 1/3 octave:				inhibez les NMI			dé version CMS (+ RAM gigogne)	86454 • 86452	23, -
liapason pour guitare 54: DECEMBRE 1982	82167	32	générateur de bruit rose super affichage vidéo	84024-5 • 84024-6 •	54,50 90,50		(dévermineur 6502) vu-mètre disco:	85466 •	34,40	compte-tours haute		
limentation de laboratoire	82178	85,80	mini-crescendo	84041	74, —		circuit de commande	85470-1 •	48,60	résolution convertisseur truc RMS →	86461	58,50
ucipète	82179	44,20	alimentation à découpage	84049 •	45,50		circuit de visualisation gradateur double	85470-2 • 85480 •	78,40 33, —	CC	86462 •	20,40
rescendo: amplificateur audio 2 x 140 W	82180	69,40	F72: JUIN 1984				feux d'aiguillages	85493 •	44, -	chasse-nuisibles amplificateur d'antenne	86490 86504	24,20 35, -
55: JANVLER 1983		00,10	fanal de secours à éclais portatif	84048 •	20.40		F87: SEPTEMBRE 1985					
A pour O.P.	83002 •	27,80	interface pour imprimante à	04040	39,40		interface RS-232	85073	47.20	Note: en raison de leurs très platines double-faces à trous	métallisés 8	ensions, I 6452 et
nilli-ohmmètre rescendo:	83006	29,	marguerite (Smith Corona)	84055 •	61,80		relais ST	85081	25,80	86454 ne constituent qu'un s	eul circuit in	nprimé
temporisation de mise en			circuit d'affichage	81105-1 •	60,		centrale d'alarme; circuit principal	85089-1	99. —	qu'il faudra couper en deux : F99: SEPTEMBRE 1986	avant utilisat	ion
	83008	45,20	micro FM:				circuit des entrées	85089-2	29,40	interface RTTY	86019	90,90
56: FEVRIER 1983			émellour récepteur	84063 83087	46:40 32,		générateur de	05000	47.00	pluviomètre	86068 •	43,10
rélude: amplificateur pour casque	83022-7 •	62					fréquence-étalon	85092 •	47,80	auto-pompe convertisseur A/N;	86085	73,50
platine de connexion	83022-9 •	92,40	F73/74: CIRCUITS DE VAC ange-gardien d'alimentation	ANCES 198	4		F88: OCTOBRE 1985			circuit principal	86090-1	95,40
57: MARS 1983'	0004		de µ-ordinateur	84408 •	29,60		platine d'experimentation "spéciale HF"	9E000	21.00	platine à enficher F100: OCTOBRE 1986	86090-2	35,60
arte mémoire universelle rélude:	83014	10,20	convertisseur pour bande AIR analyseur de lignes RS 232		44,80		carte graphique.	85000	21,60	EC-6809-Flex:		
visualisation tricolore	83022-10 •	32, -	sonnette de porte mélodieuse	84457	41,60 36,40		carte principale	85080-1 •		carte CPU/DRAM carte Vidéo/Floppy	85210 85211	142,00
cepteur BLU bande chalutier"	83024 •	64,50	fréquencemètre: circuit principal				anémomètre de poing (dé)chargeur d'accu CdNi;	85093 •	116,60	module de réception de TV	00211	142,00
		31	alimentation pour µ-ordinateur	84462 • 84477 •	65,80 71,40		circuit principal	85096 •	45, -	par satellite:		
58: AVRIL 1983							circuit d'affichage (voir n° F33 mars 1981)			convertisseur + démodulateur	86082-1	151,20
rélude:	00000 0	F7 80	F75: SEPTEMBRE 1984 filtre électronique	84071	71,60		Illuminator:			microscope:		
		57,20 70,40	harpagon, l'économiseur	01071	71,00		circuit de base module de commande	85097-1 • 85097-2 •	73,60 76,40	alimentation circuit principal	9968 86093	24,75 295,00
terlude:		-11	d'ampoules: version 1	84073 •	30,80			85099	68,20	platine du VIA	86100	34,25
	83022-4 •	53, —	version 2	84083	28,60					amplificateur pour casque F101t NOVEMBRE 1986	86086	48,30
59: MAI 1983 aestro:			lachymètre numérique: circuit de mesure	84079-1 •	40,60		F89: NOVEMBRE 1985 Illipper:			module de réception de TV		
élécommande:		- 2	circuit d'affichage	84079-2 •	55		circuit de visualisation	85090-1	77,80	par satellite; décodeur image + son	96002.2	101.70
		32,60	flashmètre	84081 •	52, –		circuit de commande	85090-2 •	55,80	Photomnésie	86082-2 86104	101,70 20,55
invertisseur pour le morse	05U54 0	41	F76: OCTOBRE 1984				wobulateur audio	85103 •	89,40	alti-baromètre	86110	59,25
aestro:			peaufineur d'impulsions				F90: DECEMBRE 1985			"the preamp": alimentation + commande		
écepteur	83051-2 • 1	98,40	pour ZX81 convertisseur	84075 •	53,80		caisson de graves actif	85067	100,80	des relais	86111-1	125, -
udioscope spectral:	B3071-1 •	50,40	parallèle ↔ série	84078	79,20		interface cybernétique carte graphique;	85079	49,60	bus de sortie téléinterrupteur IR:	86111-3	82,80
ommande	B3071-2 •	48,80	inverseur vidéo	84084	48,40		carte d'extension mémoire	85080-2	142, —	émetteur	86115-1	34,20
	83071-3 •	58,20	F78: DECEMBRE 1984				jumbo, l'horloge géante:	85100		récepleur	86115-2	39,75
1/62: CIRCUITS DE VACA		40.00	temporisateur pour chargeur				afficheur 7 seyments	85413-1	141. 148,60	F102: DECEMBRE 1986 mini studio mobile (3 platines		
		42,60 28,80		84107 • 84111	32,80 97,60			85413-3	44,20	en une)	86047	252,
		34,60	interface pour fondu-enchaîné		37,00		domestique	85110	204,80	auto-radio-actif millivoltmètre efficace vrai	86118	29,85
	33558	29,40	programmable; circuit principal	01115	44		circuit universel de			circuit principal	86120	116,70
	33563			84115-1 ·	135,60		protection pour enceinte			circuit d'affichage	84012-2	36,80

UBLITRONIC

LES DERNIERS 6 MOIS

F103: JANVIER 1987		
réception TV par satellite: les accessoires	86082-3	82,80
the preamp:		070
circuit principal	86111-2	270, —
cartouche timer + E/S 32 bits	86125	101,10
sinus numérique	87001	89,85
commande universelle de moteur pas à pas	87003	184,80
F104: FEVRIER 1987		
horloge-étalon: récepteur + générateur-étalon	86124a	105, —
module de mémorisation pour oscilloscope	86135	60,45
Préamplificateur à tubes:		
circuit principal	87006-1	101,70
circuit des relais	86111-3A	82,80
MIDI-STAR	87012	88,80
	547	
F105: MARS 1987		
Cartouche de RAM/ROM	86089	68,10
horloge-étalon:	00000	00,10
l'affichage	86124-2	86. —
programmateur d'EPROM pour MSX	87002	4-114. —
Préamplificateur à tubes:	07002	
alimentation + circuit de commande des relais	87006-2	172,50
difficitation i circuit de communae des rolais	0,000 2	172,00
5400 AVDU 4007		
F106: AVRIL 1987	00077	27.00
interface de numérotation téléphonique pour μP	86277	27,90
intercom pour motards	87024	58,65 98.60
phasing double	87026 87038	98,60 87,—
interface de télécopie	87038	67.
F107: MAI 1987		
filtres de Linkwitz	84071	71,60
amplificateur à module hybride	86816-1	36,15
vu-mètre stéréo compact	87022	20,85
chargeur d'accu alimenté par batterie:		-
compteur/décompteur universel	85019	38, —
circuit principal	87076	102,75
sablier électronique	87406	67,80

NOUVEAU

F108: JUIN 1987		
amplificateur Hi-Fi pour micro	87058	29,40
détecteur IR Passif	87067	38,85
16 K de pseudo ROM pour C64	87082	34,95
multimètre numérique à 3 chiffres 3/4	87099	56,25
testeur de composants	87100	23,40

EPS FACES AVANT

en matériau préimprimé autoco	llant	
alimentation de laboratoire	82178-F	28,40
Prélude	83022-F	54, —
Maestro	83051-1F •	58,20
capacimètre	84012-F	61,40
analyseur audio 1/3 octave	84024-F	88,60
modem	84031-F	54, —
générateur d'impulsions	84037-F •	52,50
fréquencemètre à µP	84097-F	126,
générateur de fonctions	∙84111-F	59,80
l'incroyable clepsydre	85047-F •	178,60
wobulateur audio	85103-F •	61,60
double alimentation de laboratoire	86018-F	55,50
console de mixage portative:		
module Mic/Line	86012-1F	33,90
canaux d'entrée stéréo	86012-2F	38,00
module de sortie nº 1	86012-3F	60,30
alimentation	86012-4F	61,40
module de sortie nº 2	86012-5F	57,60
module de finition	86012-6F	41,40
Polyphème '	86033-F	19,80
impédancemètre pour H.P.	86041-F •	42,30
module de réception TV par satellite	86082-F	41,50
millivoltmètre efficace vrai	,86120-F	76,20
"the preamp":	28	
face avant	86111-F	67,20
face arrière	86111-F2	53,10
préamplificateur à tubes:		
face arrière	86111-F2	53,10
horloge-étalon: l'affichage	86124-F	188,10
compte-tours haute-résolution	86461-F	54,60
multimètre numérique à 3 chiffres 3/4	87099-F	23,85

118, rue de Paris - 93100 MONTREUIL Tél. 42.87.75.41 - Métro Robespierre Vente au détail du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

SAUF le mardi : vente en gros uniquement sur rendez-vous (Périphérique : sortie Porte de Montreuil à 800 m) - Télex : 232-503 F

UNITÉ CENTRALE 64 Ko

double lecteur de disquette 51/4, 2 × 720 Ko (microprocesseur Z.80), sortie imprimante, sortie disque dur. Valeur: 3 500 F 1 300F (port dû)

IMPRIMANTES

Imprimante EPSON P-40, 40 colonnes/Parallèle. Accus rechargeables et secteur. Batterie et secteur 200 V.

Valeur: 1190 F 390 F (port 35 F)

Imprimante OLIVETTI JP 101 à jet d'encre, friction et traction, 80 colonnes. Parallèle Centronics. 50 lignes/ minute, graphisme photo (haut de gamme), (Dim. 114 x 383 x 264).

Valeur: 4.000 F (port dû)

OLIVETTI. Imprimante paralèle Centronics, graphisme mémoire, feuille à feuille, 80 colonnes/100 Cps.

Stock limité : 4500 F 1390 F (port dû)

POUR ENREGISTRER CANAL +

sans passer par votre téléviseur

 Platine FI + Tuner VHF livrés avec modules pré-câblé et schéma (port 35F) 230F

MATÉRIELS COMMODORE

documentation en français 250F (port : 25 F

Imprimante OKI 82 compatible PC 80 colonnes

MATRA MICRO-ORDINATEURS COULEURS ET SONORES

- BASIC 32 Ko - Prise PERITEL - Clavier AZERTY - 9 couleurs - Interfaces RS-232 -Fourni avec guide d'initiation 350F



Un ordinateur (3) MATRA 32 Ko + 1 magnéto K7 « Spécial Informatique » + 1 quide d'instructions + 1 guide d'initiation 4 K7 (de programmes

ou de jeux) + câble PERITEL + cordons de liaison

> 590 F Prix : 2000 F

Frais de port pour ordinateur Matra (1) (2) (4): 50^F par ordinateur. (3) port dû

POUR TOUT ACHETEUR D'UN ORDINATEUR MATRA :

Imprimante 32 colonnes - 60 caraclères/secondes ⇒ 390 F (port: 50 F) - Papier imprimante ⇒ 30 F les 2 rouleaux, Extension 16 Ko (pour № 2, № 3) ⇒ 150 F - Extension joystick: 100 F - Adaptateur PERITEL (permet le branchement sur TV non munie de prise PERITEL) ⇒ 130 F (pour n° 2-3). Liste de logiciels sur demande. (Joindre une enveloppe timbrée).

ENSEMBLES MATRA EN PROMOTION

A Basic 32 Ko + moniteur ambre (port dû)

B BASIC 32 Ko + moniteur ambre + imprimante + livre « Astuces » (port dů) 2430 vendu 121 . vendu 1280F D VALISE + moniteur ambre + imprimante + livre « Astucas » (port db) (C) VALISE + moniteur ambre (port dû)

(E) ALICE 90 + moniteur ambre (port dů)

31-00 vendu 1380F

(F) ALICE 90 + moniteur ambre + imprimante + invre * Astuces * (port db)

3600 vendu 1780F

NOUVEAU I Consultez-nous sur MINITEL au 16 (1) 42,87.33.06 + connexion FIN Vous connaîtrez nos promos de « dernière minute », notre catalogue complet, etc. (Tarif d'une communication téléµtionique simple.)

(4)

Haut de gamme - BASIC 56 Ko - 9 couleurs Clavier mécanique A7FRTY - Interface RS-232 - Prise PERITEL - Incrustation vidéo

(Pour integrer ses propres créations dans loutes integes TELE) Fourni avec 1 guide d'instruction + un güide d'intation basic.

Prix: 2500 F 790 F

CLAVIERS



Clavier AZERTY professionnel 92 touches série, pavé numéri-que séparé, 10 touches de fonctions accentuées de prépro-grammation. Caractères (port : 50°) 200F ASCII programmatiés par Eprom ASCII programmables par Eprom

 Clavier d'ordinateur AZERTY ou QWERTY (Thomson), (port QWERTY (Thomson), pavé numérique séparé (port : 50F) 250F

MONITEURS VIDÉO INFORMATIQUE

COMPOSITES ET TTL 220 V - NEUF -EMBALLAGE D'ORIGINE -TRÈS GRANDE MARQUE

590F Ecran ambre 32 cm
 Expédition en port dû Écran vert 32 cm 690F

Moniteur couleur 1680F (port dû) 36 cm sur rotule ...

CARTE COULEUR GRAPHIQUE CGA Entrée RCA et Canon 275F (port: 35 F) 9 broches

AUCUNE COMMANDE INFÉRIEURE A 200 F NE SERA ACCEPTÉE Joindre le réglement intégral a la commande augmenté des frais de port (se reporte à chaque article). (CCP, chèque bancaire, mandals.)

3	ć		
Щ	Bon de commande à rétoumer avec votre chèque libel Montant du chèqueFU +	lé à l'ordre de : YAKECEM 118, rue de Paris, 93100 Montreuil. - port	
		otal de F	
	N∘Rue		28/9
	Ville	Code Postal	Ę.

RESISTANCES METAL - FILM 4, - PIECE 20, - LES DIX (MEME VALEUR) 100, - LES CENTS (MEME VALEUR) RESISTANCES VARIABLES ANTI- POUSSIERE PETIT MODELE 12, - RESISTANCES VARIABLES MULTI-TOURS 30, - POTENTIO- METRES LIN. 100 E - 220 E 27, - LIN. 470 E - 4,7 M 27, - POTENTIOME- TRES STEREOS LIN. 1 K - 1 M 62, - LOG. 100 E - 4,7 M 27, - POTENTIOME- TRES STEREOS LIN. 1 K - 1 M 62, - LOG. 1 K -	## O VOLTS 10 μF	BD 442 29,- BD 679 23,- BD 680 23,- BF 680 34,- BF 245 32,- BF 256 35,- BF 459 27,- BF 484 5,- BF 900 37,- BF 960 36,- BFR 91 50,- BFR 96 5 50,- BFR 96 5 50,- BFS 90 42,- BS 170 19,- VN 10 LP 19,- TIC 106 M 30,- TIC 116 M 33,- TIC 126 M 42,- TIC 206 D 24,- TIC 206 D 24,- TIC 225 D 44,- TIC 226 D 32,- TIC 226 D 34,- TIC 227 D 44,- TIC 216 D 37,- TIC 25,- TIP 29 31,- TIP 29 31,- TIP 29 31,- TIP 31 29,- TIP 31 29,- TIP 31 29,- TIP 32 31,- TIP 33 50,- TIP 35 143,- TIP 142 37,- TIP 47 42,- TIP 142 37,- TIP 149 58,- TIP 115 34,- TIP 117 39,- TIP 121 43,- TIP 117 39,- TIP 121 43,- TIP 121 43,- TIP 131 58,- TIP 136 58,- TIP 146 99,- BU 208 A 115,- BU 218 110,- BU 108 110,- BU 126 69,- BU 208 A 15,- BU 21 1A 139,- DIODES ZENER 0,4 WATT 6,- 1,3 WATT 9,- D, 1 N 4007 5,- D, 1 N 5408 8,- LED 5 MM. ROUGE 5,- VERTE 6,- JAUNE 6,- LED 1-R. SUPPORT POUR LED 3 MM. ROUGE 5,- VERTE 6,- JAUNE 6,- LED 1-R. SUPPORT POUR LED 1-R. SUPPORT POUR LED 1-R. SUPPORT POUR LED 1-R. SUPPORT POUR LED 3 MM. SUPPORT POUR LED 1-R. SUPPORT POUR LED 1	B80C5000	74 LS 09 10,- 74 LS 10 10,- 74 LS 11 10,- 74 LS 12 10,- 74 LS 13 20,- 74 LS 15 13,- 74 LS 27 10,- 74 LS 30 10,- 74 LS 33 10,- 74 LS 38 13,- 74 LS 45 45 11,- 74 LS 57 10,- 74 LS 38 13,- 74 LS 45 11,- 74 LS 58 13,- 74 LS 47 49,- 74 LS 74 12,- 74 LS 75 19,- 74 LS 77 12,- 74 LS 78 12,- 74 LS 78 12,- 74 LS 78 12,- 74 LS 113 22,- 74 LS 107 22,- 74 LS 108 12,- 74 LS 107 22,- 74 LS 108 20,- 74 LS 109 22,- 74 LS 109 22,- 74 LS 109 22,- 74 LS 109 22,- 74 LS 133 20,- 74 LS 133 12,- 74 LS 133 12,- 74 LS 133 12,- 74 LS 138 20,- 74 LS 138 20,- 74 LS 139 20,- 74 LS 148 34,- 74 LS 156 22,- 74 LS 157 22,- 74 LS 156 22,- 74 LS 157 22,- 74 LS 156 22,- 74 LS 156 22,- 74 LS 156 22,- 74 LS 160 24,- 74 LS 161 24,- 74 LS 162 24,- 74 LS 163 31,- 74 LS 164 24,- 74 LS 165 31,- 74 LS 168 31,- 74 LS 169 22,- 74 LS 169 22,- 74 LS 160 24,- 74 LS 161 24,- 74 LS 161 24,- 74 LS 162 24,- 74 LS 163 34,- 74 LS 164 24,- 74 LS 165 31,- 74 LS 165 31,- 74 LS 167 22,- 74 LS 169 27,- 74 LS 199 27,- 74 LS 199 27,- 74 LS 240 34,- 74 LS 241 34,- 74 LS 241 34,- 74 LS 241 34,- 74 LS 241 34,- 74 LS 242 34,- 74 LS 243 34,- 74 LS 244 34,- 74 LS 245 39,- 74 LS 258 20,-	74 LS 390 22, 74 LS 393 22, 74 LS 540 39, 74 LS 641 39, 74 LS 641 39, 74 LS 624 66, 74 LS 629 62, 74 LS 670 42, 74 LS 670 42, 74 LS 670 42, 74 LS 670 42, 74 LS 688 36, SERIE HC NOUS CONSULTER. 74 HCT 241 39, 74 HCT 241 39, 74 HCT 373 43, 74 HCT 374 43, CPU 6 I/O 6802 149, 6809 299, 6809 299, 6809 299, 6809 299, 6809 299, 6809 299, 6809 299, 6800 149, 6810 6821 79, 6801 6821 79, 6810 6821 79, 6810 189, 6810 199, 6	27128	24 PINS 9,- 28 PINS 10,- 40 PINS 13,- TULIPES 6 PINS 8,- 8 PINS 8,- 14 PINS 14,- 16 PINS 16,- 18 PINS 18,- 20 PINS 20,- 24 PINS 24,- 28 PINS 28,- 40 PINS 28,- 40 PINS 34,- 16 PINS 58,- 20 PINS 48,- 24 PINS 58,- 28 PINS 68,- 40 PINS 96,- CUARTZ 32,768 KHZ 59,- 1,0000 M 59,- 1,8432 M 99,- 2,4576 M 168,- 3,2768 M 69,- 1,8432 M 99,- 2,4576 M 59,- 6,0000 M 59,- 1,8432 M 99,- 4,9152 M 59,- 6,0000 M 59,- 1,9152 M 59,- 6,1440 M 59,- 6,1440 M 59,- 6,1440 M 59,- 1,9100 M 59,- 1,0000 M 59,- 10,000 M 59,- 11,000 M 59,- 11,000 M 59,- 11,000 M 59,- 12,000 M 59,- 12,000 M 59,- 14,318 M 59,- 18,000 M 59,- 1
16 VOLTS 220 μF 9,- 470 μF 16,- 1000 μF 22,- 2200 μF 25,- 4700 μF 43,-	BD 139 16,- BD 140 18,- BD 235 25,- BD 236 25,- BD 237 25,- BD 238 25,- BD 244 36,-	5 MM 3,- 3 MM, REFLECT.10,- 5 MM, REFLECT.14,- BPW 34 60,- CNY 37 72,- CNY 70 80,-	4528 34,- 4532 36,- 4538 36,- 4543 32,- 4553 95,- 4584 21,-	74 LS 257 20,- 74 LS 258 20,- 74 LS 259 30,- 74 LS 260 11,- 74 LS 266 18,- 74 LS 273 33,- 74 LS 279 20,-	4164-12 59,- 41256-12 159,- 41257-15 232,- 4416 129,- 2114 79,- 2K X 8 CMOS UPD 446 119,-	LM 3911 113, LM 3914 220, LM 3915 248, SAA 1027 199, SAB 0600 177, UAA 170 121, UAA 170 L 121,	EMPTY CASE AT LOOK * MOUSE 5250,- KEYBOARD AZERTY POUR AT & XT 5950,- POWER SUPPLY

M.B. **TRONICS** S.P.R.L.

CHAUSSEE DE LOUVAIN, 637, 1030 BRUXELLES. BELGIQUE.

téléphone: (02) 734 33 50

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9.15 A 18.00,

LE SAMEDI DE 9.15 A 16.00.

TVA BELGE DE 19 % INCLUSE DANS NOS PRIX. DEMANDER NOTRE LISTE GRATUITE DE COMPOSANTS QUE NOUS POUVONS PROPOSER PAR CORRESPONDANCE PAIE-MENT PAR MANDAT-POSTAL INTERNATIONAL OU EURO-CHEQUE.

PORT: BELGIQUE: 150,-

ETRANGER : 300,-DETAXE A L'EXPORTATION: TOTAL DE LA COMMANDE DIVISER PAR 1,19; PUIS AJOUTER 300 FB,- DE PORT.

détecteur d'ondes alpha

sur la trace des ondes cérébrales!

Connaissez-vous les ondes Berger?

Et bien, le seul fait de chercher la réponse à cette question a déclenché dans votre cerveau l'apparition d'ondes de ce type. Détendez-vous à présent, laissez-vous aller. . . voilà déjà les ondes alpha qui apparaissent!



H. Berger, psychiatre et neurologue né en 1873 est considéré en médecine comme le découvreur de l'électro-encéphalogramme. C'est en 1938 qu'il introduisit une méthode d'investigation jusqu'alors inconnue en médecine: le relevé des signaux électriques de très faible amplitude émis par le cerveau. Bien entendu, les premières expériences effectuées dans ce domaine sont très antérieures à cette date; les annales font état notamment de recherches sur les courants cérébraux effectuées sur des soldats gravement blessés durant la guerre franco-allemande de 1870.

Les ondes cérébrales


Ouelles qu'en soient les origines. aujourd'hui l'(électro)encéphalogramme (EEG) a sa place indiscutable dans l'appareillage diagnostic médical. Et le concept même d'ondes Berger a cédé la place à d'autres notions, définissables aujourd'hui avec finesse grâce aux perfectionnements des appareils utilisés pour enregistrer l'activité électrique du cerveau. L'importance du rôle joué par l'électronique dans ce domaine n'échappera à personne. Au début de l'électroencéphalographie, on devait sans doute se contenter d'observer qu'un cerveau (vivant) émet des "pulsations électriques" périodiques. Puis on observa que l'allure de ces pulsions était différente selon que le sujet était en état de veille ou de sommeil, ou selon qu'il était malade ou en bonne santé. Finalement on en vint à observer des perturbations caractéristiques des courants cérébraux chez les épileptiques (l'épilepsie est une maladie nerveuse caractérisée par de brusques attaques convulsives avec perte de connaissance, autrefois appelée le haut mal, et même le mal sacré!).

Il est aisé d'imaginer ce que l'apparition du transistor, et l'amélioration conséquente des techniques de filtrage, ainsi que les progrès effectués en matière de mécanique de précision ont pu ouvrir d'horizons nouveaux à l'encéphalographie. Il devenait possible de distinguer entre elles quatre types d'ondes cérébrales (figure 1). Les ondes les plus lentes, si l'on peut dire, appe-

lées ondes delta, sont situées entre 0 Hz et 4 Hz. Puis de 4 Hz à 8 Hz, ce sont les ondes thêta. Et les ondes alpha, avec leur rythme caractéristique d'environ 13 Hz, qui précèdent les ondes les plus rapides, dites bêta, dont le large domaine de fréquences s'étend jusqu'à 30 Hz.

Des études d'ampleur internationale ont révélé la présence d'ondes cérébrales dans le cerveau du foetus, alors qu'autrefois on supposait que les ondes à caractère périodique n'apparaissaient qu'assez tard chez le nourisson. Jusqu'à l'âge de trois ans environ, ce sont les ondes delta qui prédominent. Ensuite, les ondes thêta viennent se superposer à elles

Figure1. Les ondes cérébrales sont dans le domaine subaudio.

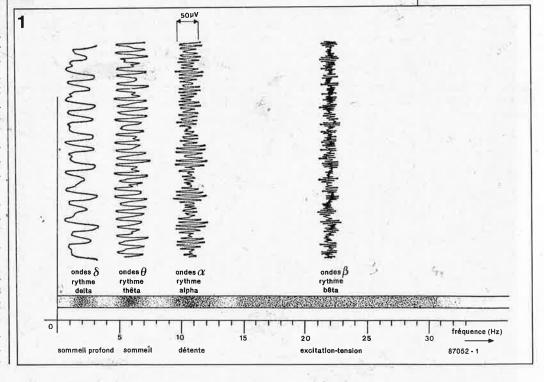

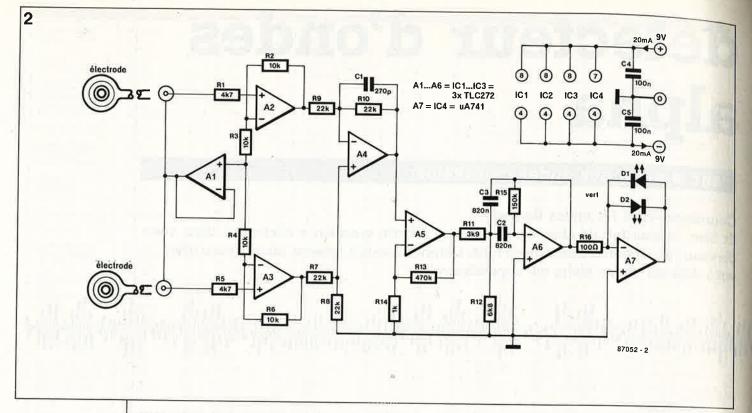


Figure 2. Un montage facile à réaliser sur un petit morceau de circuit d'expérimentation à pastilles.


et finissent par prendre leur place. A partir de l'âge de neuf ans, on trouve chez l'enfant des ondes alpha et des ondes bêta. Autrement dit, au fil de la croissance, les ondes cérébrales s'accélèrent. Chez l'adulte, les ondes lentes font néanmoins leur réapparition durant le sommeil.


Les types R, P et M

Le rythme fondamental chez l'adulte est celui des ondes alpha qui apparaissent presque toujours lorsque l'on se détend entièrement, en gardant les yeux clos. Aussitôt que l'on rouvre les yeux et que l'on porte son attention sur l'environnement (même involontairement), les ondes alpha cèdent la place à des ondes bêta plus rapides. La majorité des adultes présentent ce type de comportement des ondes cérébrales. On les désigne par la lettre R, de l'anglais

responsive. Il y a cependant des gens chez qui les ondes alpha persistent même lorsqu'ils rouvrent les yeux et fixent leur attention. Ce type d'activité cérébrale est désigné par P, pour persistant. Il semble que les individus de type P éprouvent généralement des difficultés face à des représentations mentales imagées, mais réagissent d'autant plus fortement aux stimuli par le toucher ou l'ouïe...

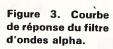Une troisième catégorie d'individus. plus réduite, est désignée par la lettre M (pour minus) parce que leur cerveau ne produit jamais d'ondes alpha, même lorsqu'ils sont parfaitement détendus et les yeux clos. Leur cerveau ne produit que des ondes bêta. L'imagination et la capacité de ces personnes de rester à l'aise dans des structures mentales complexes est paraît-il remarquable.



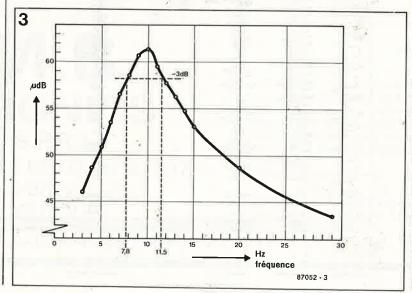

Jogging cérébral

Avant de vous laisser vous détendre pour suivre vos ondes alpha, nous vous demandons d'effectuer un petit tour de jogging autour du schéma de la figure 2. Ce qui ne va pas manquer de donner naissance à un feu d'artifice einsteinien d'ondes bêta sous votre occiput.

Deux électrodes conduisent le signal cérébral vers deux amplificateurs opérationnels (A2 et A3) dont l'entrée non inverseuse reçoit le signal amplifié, bruit y compris. De cette manière, l'amplification différentielle effectuée par A4 vient à bout du bruit et des ronflements ramassés par les électrodes. Seule la différence entre les signaux des deux électrodes constitue le signal utile. Celui-ci est appliqué à A6 qui filtre rigoureusement le domaine des ondes alpha (figure 3), après l'introduction par A5 d'un gain de 500 dans l'acheminement du signal. Notre signal d'ondes alpha arrive: maintenant sur A7 qui commande deux LED au rythme de 8 Hz à 13 Hz. Si la fréquence des ondes captées n'est pas dans cette fourchette, les diodes Dl et D2 restent allumées toutes les deux avec la même intensité, ou alors elles s'éteignent. Il est intéressant de noter que le potentiel du blindage des électrodes n'est pas celui de la masse, mais un potentiel flottant, commun aux deux entrées non inverseuses des amplificateurs opérationnels A2 et A3.


Signalons en passant que du fait de la puissance du signal de la pulsation cardiaque, les deux diodes marqueront également le rythme de

votre palpitant; la raideur des flancs du filtre est insuffisante face aux signaux cardiaques de l'ordre du mV. L'appareil fonctionne particulièrement bien en indicateur de pouls lorsque vous placez les électrodes vers le milieu de la saignée du poignet, précisément là où vous placez la pulpe du pouce ou de l'index pour prendre le pouls.

Le problème des électrodes

Si vous habitez dans une ville universitaire, à proximité d'un CHU, ou si vous connaissez un étudiant en médecine, un infirmier, ou toute personne familiarisée avec le milieu des fournitures médicales, vous parviendrez très rapidement à mettre la main sur un ou plusieurs jeux d'électrodes. Sinon, que diriez-vous d'une petite annonce gratuite placée dans un des prochains numéros d'Elektor. Et puis, il y a le serveur MINITEL d'Elektor avec son service de petites annonces!

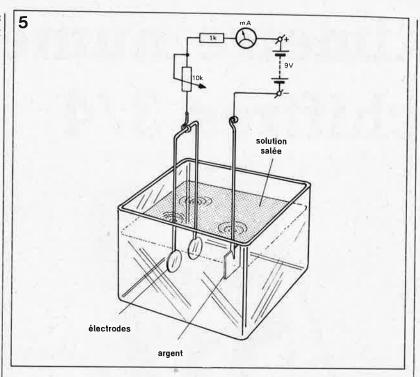Il vous reste aussi la possibilité de les faire vous-même, ces fichues électrodes, en suivant la méthode indiquée dans l'article publié dans Elektor n°10, avril 1979, page 35. C'était le **biofeedback vidéo**, bien



sûr; et pour ceux qui n'ont pas ce numéro, il y a le service photocopie (pour les numéros épuisés seulement). Résumons l'opération. Il faut se munir de quelques plaquettes d'argent de 0,5 cm² de surface et 0,3 à 0,5 mm d'épaisseur (dans certains magasins de fournitures pour brico-

lage, ou chez le bijoutier). Pour fabriquer une électrode, souder une plaquette d'argent sur les dents d'une pince crocodile elle-même munie d'une fiche banane femelle. La couche de chlorure d'argent supprime le risque de différences de potentiel entre la peau et l'électrode qui naîtraient de réactions électrochimiques. Pour obtenir ce dépôt on plonge les électrodes dans une solution de 0.9% de sel de cuisine raffiné et de 99,1% d'eau distillée, avec une plaquette d'argent faisant office de cathode. Lorsque le courant d'électrolyse est de l mA par cm² de surface à recouvrir de chlorure, l'opération est terminée en une heure à peu près: les électrodes sont alors recouvertes d'une couche brunâtre ou grisâtre. En considérant que l'un des côtés de chacune des électrodes de la figure 5 a une superficie de 0,5 cm2, il faut donc un courant de 2 mA.

En résumé, le problème des électrodes... n'en est pas un, moyennant l'effort de quelques démarches effectuées ici et là. On est en 1987, cré d'un nom d'un minitel...

Pour finir, voici encore deux conseils:

Soudez un morceau de fil de câblage ordinaire d'environ 10 cm de long à la masse du circuit. Il fera l'effet d'une antenne pour ramasser les parasites.


Sous aucun prétexte n'utilisez d'alimentation reliée au secteur. Des piles, un point c'est tout! Si vous poussez vos expériences plus avant, n'établissez jamais de liaison galvanique entre le détecteur d'ondes alpha et un autre appareil alimenté par le secteur.

Figure 5. Dispositif simple pour recouvrir des électrodes d'une couche de chlorure d'argent.

Figure 4. Une disposition "classique" des électrodes.



multimètre numérique à 3 chiffres 3/4

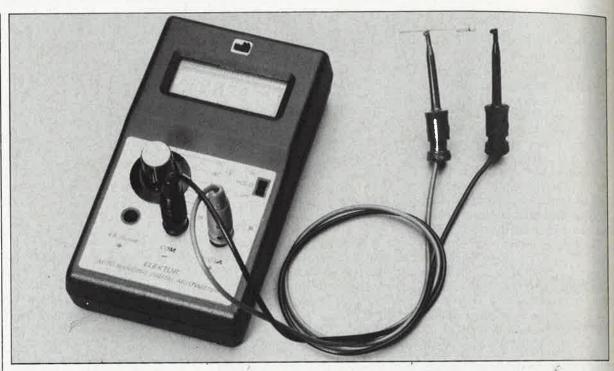

Choix de calibre automatique

Vu le prix actuel des multimètres numériques, est-il encore bien raisonnable de publier un schéma de multimètre à construire soi-même? Notre réponse à cette question est OUI, grâce à un nouveau circuit spécialement conçu pour cela: l'ICL7139 d'Intersil.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

■ 13 calibres de mesure

tension continue: 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V tension alternative: 400 V/50 Hz

courant continu: 4 mA, 40 mA, 400 mA, 4 A résistance: 4 k, 40 k, 400 k, 4 M


■ Précision

400 V_{DC} : 1 % de la valeur affichée + 1 autre V_{DC} : 0,2 % de la valeur affichée + 1 4 k, 400 k: 0,5 % de la valeur affichée + 8 40 k, 4 M: 1 % de la valeur affichée + 9 4 mA, 400 mA: 0,5 % de la valeur affichée + 1 40 mA,4 A: 0, 2% de la valeur affichée + 1 400 V/50 Hz: 2 % de la valeur affichée

- Résistance d'entrée
- 10 M
- Calibre automatique
- le point décimal apparaît au bon endroit
- Commande intégrée de, l'afficheur à cristaux liquides comportant 3 points décimaux et
- Aucun composant actif supplémentaire n'est requis
- Faible dissipation de puissance: ≤ 20 mW
- Durée de vie de la pile
- 1 000 h
- Redresseur RMS intégré pour signaux sinus de 50 Hz
- Possibilité de geler la mesure affichée
- Résonateur piézo-électrique pour les tests de continuité
- Indicateur de décharge de la pile sur l'afficheur
- Affichage de "0 V" dans tous les calibres lorsque la tension d'entrée est nulle
- Protection contre les tensions excessives à l'aide d'un dérivateur ou d'un varistor
- Protection contre les courants excessifs à l'aide d'un fusible et de diodes

Le seul circuit intégré de la figure l est un multimètre (presque) complet à lui tout seul. Il ne lui manque en gros que l'afficheur et quelques composants périphériques accessoires. Ce qui est remarquable, c'est que nous ayons affaire à un multimètre à choix de calibre automatique (auto-ranging). Un grand pas en avant par rapport aux prédécesseurs de la même famille! Les caractéristiques techniques résumées dans l'encadré révèlent que les performances de l'appareil n'ont rien à envier aux modèles équivalents de fabrication industrielle.

industrielle.
L'examen attentif du dessin du film de face avant de la figure 3 révèle que pour chacun des modes "voltmètre alternatif" et "continu", le commutateur ne dispose que d'une position. En position "DC" (courant continu), le voltmètre choisit effectivement l'un des quatre calibres de mesure disponibles entre 0,4 V et 400 V. En mode "AC" (courant alternatif), il est plus juste de parler de calibre fixe que de choix de calibre automatique, puisqu'il s'agit en fait

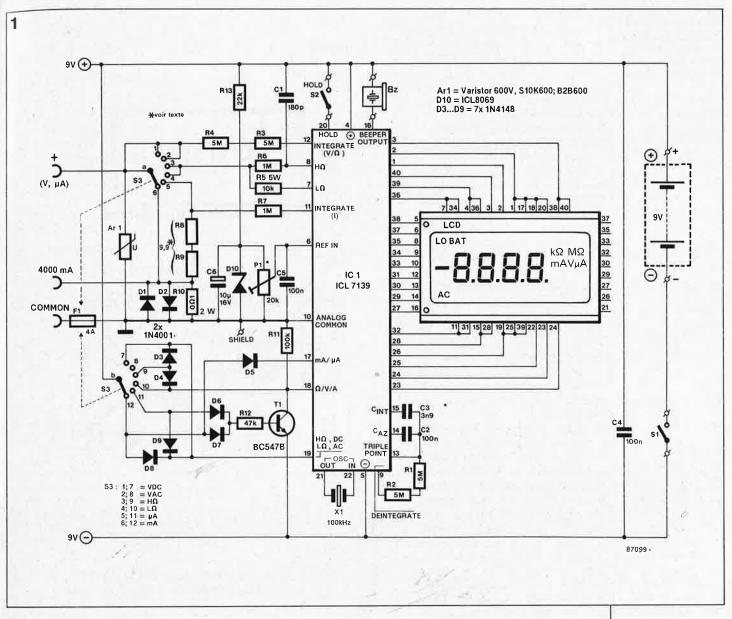

d'un calibre unique de 400 V. Pour les modes ohmmètre et ampèremètre, le commutateur dispose de deux positions: l'une pour les valeurs de résistance ou d'intensité élevées, l'autre pour les valeurs faibles. Après quoi, le circuit intégré choisit luimême l'un des deux calibres disponibles sans que l'utilisateur intervienne.

A quoi viennent s'ajouter quatre particularités qui méritent que l'on s'y arrête. Un calibre spécial pour signaux sinusoïdaux de 50 Hz/400 V fera l'affaire des électriciens. Puis l'afficheur de 3 chiffres 3/4: cette valeur inhabituelle est liée directement, bien sûr, aux limites des calibres de mesure. Sur l'afficheur apparaissent aussi les unités de mesure $(k\Omega, M\Omega, mA, V \text{ et } \mu A)$ et la mention "AC", ainsi qu'un indicateur de décharge de la pile, lequel est commandé par un dispositif de détection intégré sur l'ICL7139 ("LoBat"). Le troisième détail intéressant est la présence d'un résonateur piézoélectrique, si utile lors des tests de continuité. Le signal sonore retentit

lorsque la résistance mesurée entre les pointes de touche est inférieure à $l \ k\Omega$. Et pour finir, le commutateur HOLD qui permet de geler la mesu-

re en cours sur la dernière valeur affichée. Alors, êtes-vous convaincus maintenant de l'intérêt de cette réalisation?

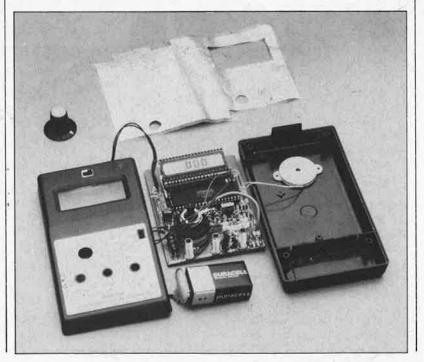


Figure 1. Le voltmètre numérique ne comporte pratiquement rien d'autre qu'un circuit intégré spécial, un commutateur et un afficheur.

Figure 2. Les dimensions de la platine lui permettent de se loger dans un boîtier spécial pour appareils de poche.

Liste des composants

Résistances:

R1...R4 = 5 M (5 %)R5 = 10 k/5 WR6,R7 = 1 M/0,1 %B8 = 1024/1 %* $R9 = 8\Omega 66/1 \%*$ $R10 = 0\Omega 1/2 W$ R11 = 100 kR12 = 47 k

Condensateurs:

R13 = 22 k

C1 = 180 pC2,C4,C5 = 100 nC3 = 3n9/2,5 % (KP) $C6 = 10 \,\mu/16 \,V$

P1 = 20 k aj. multitour

Semiconducteurs:

D1.D2 = 1N4001D3...D9 = 1N4148D10 = ICL8069(Intersil, GE) T1 = BC 547BIC1 = ICL7139(Intersil, GE)

Divers: S1,S2 = interrupteur

S3 = commutateur 2 cicuits, 6 positions F1 = fusible 4 A avec porte-fusible pour circuit imprimé X1 = quartz 100 kHzhorloger ou miniature Bz = résonateur piézoélectrique PB2720 (TOKO) Dérivateur SIOV S10K600 ou B2B600 (Siemens) Connecteur pour pile compacte de 9 V 3 douilles banane isolées boîtier 65-2996H (Vero) afficheur LCD 38D8R02H (LXD)


Atteindre la perfection


Un montage comme celui-ci demande une réalisation parfaite: ne perdez pas de vue le fait qu'il s'agit d'un appareil de mesure. Certains composants de la figure l sont soumis à des exigences plus serrées que d'ordinaire. Ainsi C3 devra-t-il être un condensateur au polypropylène accusant une tolérance de 2,5 % ou moins (suffixe H). Le rapport (R3+ R4)/R7 doit être de 10:1 et la tolérance n'excèdera pas 0,05 %! La rigueur porte ici sur le rapport mais non pas sur la valeur absolue de ces composants. Ce sont R8+R9 et R10, dont la valeur est déterminante pour précision de la mesure de courant. La valeur absolue de ces résistances est aussi importante que leur rapport à R7 (106:10) qui doit rester en-deçà d'une tolérance de 0,5 %.


Dans un multimètre à choix de calibres automatique, il est indispensable de protéger les entrées contre les crêtes de tension, ce à quoi se prêtent les varistors à oxyde métallique. Ces résistances variables en fonction de la tension présentent l'avantage d'une faible inertie (leur temps de réponse est inférieur à 25 ns) qui se paie néanmoins par une capacité élevée (plus de 200 pF). Les parafoudres ou dérivateurs (à gaz noble) aussi appelés surge arrester (Ar) ou surge voltage protector (SVP) n'ont pas cette capacité élevée (1...7 pF), mais ils sont plus lents à réagir. Pour notre prototype, nous avons choisi le B2B600, un arrester de Siemens qui ne présente que 2 pF de capacité. La source de tension de référence utilisée pour l'entrée REF IN du 7139 n'est pas n'importe laquelle non plus: il s'agit d'un régulateur spécial d'Intersil, l'ICL8069 (D10). Le réglage de Pl ne sert pas seulement à déterminer la valeur exacte de la tension de référence, mais aussi à compenser la tolérance des résistances, notamment celles de 5 M. Pour faire le réglage, empruntez un bon multimètre numérique à un ami ou dans un magasin de composants.

S3 est le commutateur qui permet de choisir le mode de mesure et de faire apparaître les symboles correspondants sur l'afficheur à cristaux liquides (voir figure 3). C'est avec S2 que l'on obtient le gel de l'affichage sur la dernière valeur indiquée.

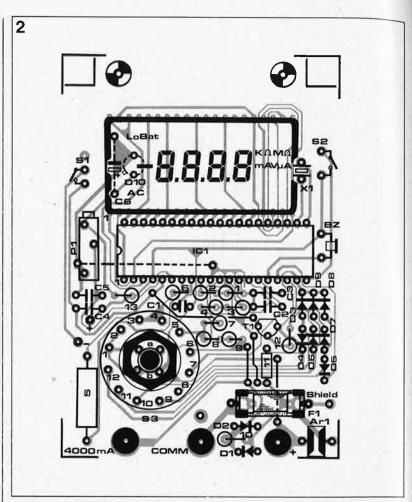Si vous décidez d'implanter le circuit de la figure 2 dans le même type de boîtier que celui de notre prototype, il faudra monter l'afficheur à LCD sur un support à wrapper afin de le surélever. Les douilles pour les câbles de mesure seront montées de préférence sur le boîtier afin qu'elles n'exercent pas de traction mécanique sur la platine. La pile est logée



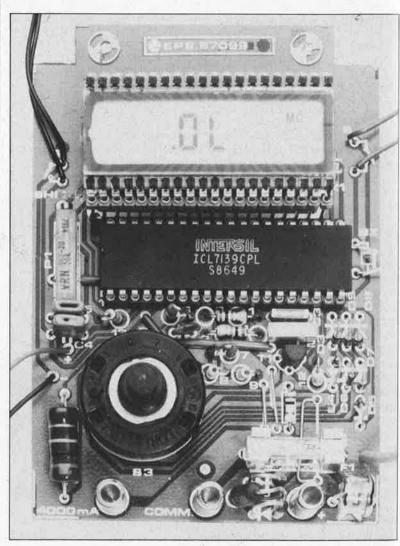

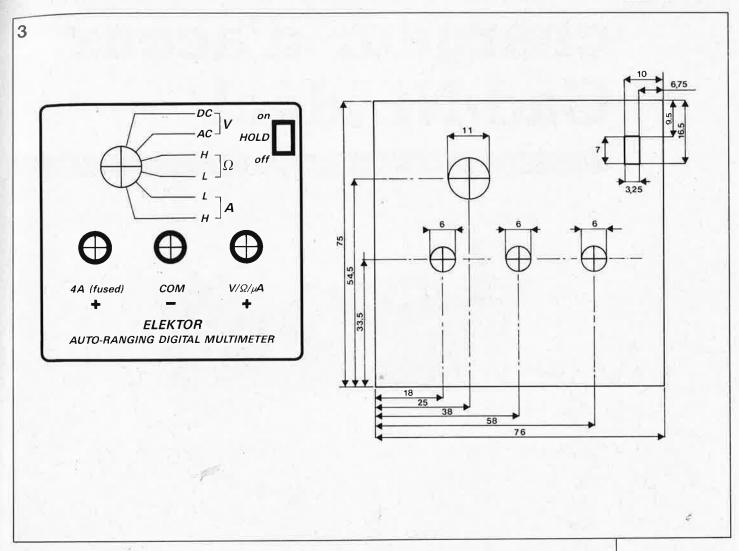

dans un compartiment spécial, que nous avons capitonné avec quelques morceaux de mousse.

Toutes les parois intérieures du coffret pourront être recouvertes d'une couche de papier d'aluminium, ellemême recouverte d'un film plastique (transparent) isolant: il est important qu'aucun composant n'entre en contact avec la feuille de blindage que l'on reliera au point "SHIELD" sur la platine à l'aide d'un morceau de fil de câblage.

Précisons pour finir que la mesure en mode alternatif (calibre 400 V) ne fonctionne bien qu'avec une fréquence de 50 Hz, en raison même du procédé utilisé. Si le voltmètre doit être utilisé dans un pays dont le réseau alternatif est à 60 Hz, il faut porter la valeur du quartz à 120 kHz.


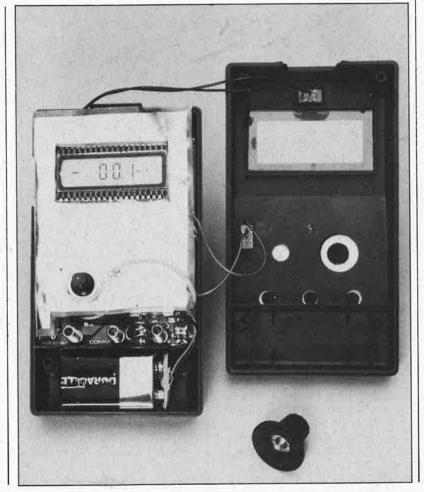


Figure 3. Proposition de dessin de face avant adaptée au boîtier utilisé pour le prototype.

chargeur d'accus Cad-Ni idéal

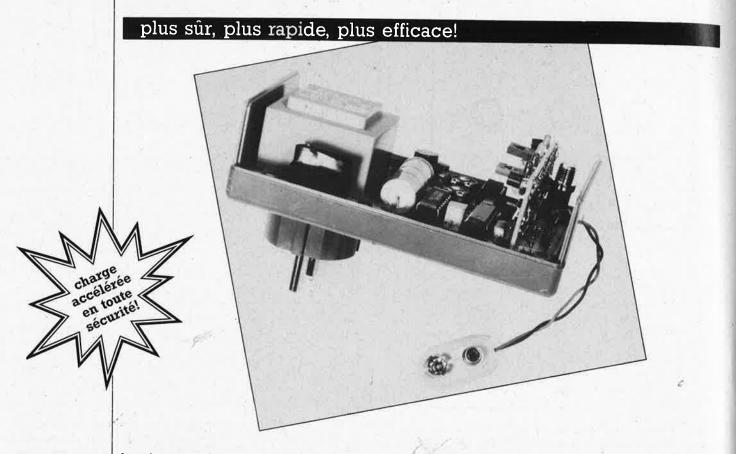

Le plus gros inconvénient des accumulateurs Cad-Ni, outre leur prix (auquel Elektor ne peut rien changer), est leur durée de charge, toujours trop longue. Voici un chargeur très simple, qui permet de charger en 10 heures même les accus ordinaires.

Avec le développement des appareils portables en tous genres, la popularité de ce que l'on appelle souvent des "piles rechargeables" grandit. L'achat est toujours douloureux, mais le bénéfice que l'on en retire dure longtemps, à condition d'accorder aux procédures de charge le minimum de soin qu'elles méritent.

Les accus Cad-Ni maintiennent leur tension à un niveau relativement constant durant la presque totalité de la décharge; leur tension ne se met à chuter rapidement qu'avec les derniers 10 % de la décharge. Avec une pile ordinaire, en revanche, la baisse de tension est progressive, de sorte qu'il arrive souvent que la décharge totale de ces piles n'est détectée que lorsqu'il est déjà trop tard (dans une calculatrice par exemple). L'électronicien apprécie également la résistance interne plus faible des accumulateurs Cad-Ni, et le fait que leur capacité n'est pratiquement pas modifiée par l'intensité de la décharge (même en présence d'intensités fortes, la capacité nominale est maintenue).

Autant de vertus ne nous ferons pas oublier certains défauts des accumulateurs Cad-Ni. Une cellule Cad-Ni a une tension nominale de 1,2 V, contre 1,5 V pour une pile ordinaire. Dans certains cas, ceci implique une augmentation du nombre de cellules pour satisfaire les exigences d'une application donnée. Un autre inconvénient est la capacité somme toute relativement faible. C'est ce dernier problème que nous nous proposons d'atténuer en accélérant la procédure de charge.


Témoin à charge

Normalement, on charge un accumulateur avec un courant constant dont la valeur est de l'ordre du dixième de sa capacité nominale. Comme le rendement du processus de charge n'est que de 70 %, sa durée est de 14 heures au moins.

Pour raccourcir la durée du processus de charge, il faut augmenter la valeur du courant de charge. Mais ceci n'est possible que si l'on prend certaines précautions, notamment avec les accumulateurs dont les électrodes ne sont pas frittées et que leur fabricant n'a donc pas concus pour une charge rapide. Il faut surveiller le processus, mais il faut aussi veiller à ce que les cellules soient entièrement déchargées avant de commencer à les recharger. On sait en effet que la capacité à long terme des accumulateurs est altérée par les processus de charge partiels. En revanche, tous les fabricants, même les plus circonspects, sont unanimes sur l'inoffensivité d'une surcharge des petits accumulateurs Cad-Ni tant que le courant de charge reste nominal. La surcharge ne devient critique que si elle se prolonge pendant plusieurs jours.

Pour accélérer le processus de charge, nous avons donc pensé commencer par fournir un courant de

Figure 1. Un dispositif de temporisation très commande successivement ou alternativement trois sources de courant: l'une pour la charge accélérée, l'autre pour charge normale et enfin la dernière pour l'entretien de la charge.

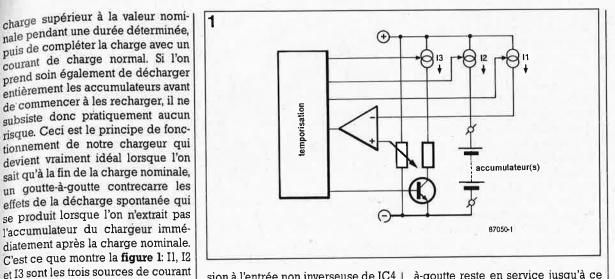

Le schéma

Le seul organe de commande de la figure 2 de ce chargeur, c'est un bouton-poussoir qui permet à l'utilisateur de lancer le processus de charge.

pour le goutte-à-goutte, la charge

normale (1/10ème de la capacité

nominale) et la charge accélérée

(1/5ème de la capacité nominale).

L'impulsion de départ est appliquée à la bascule FF1 comme signal de positionnement (entrée S): la sortie Q de cette bascule passe à "1" et T8 entre en saturation, tandis que la sortie complémentaire passe à "0", de sorte que T6 se bloque. La même impulsion de départ remet à zéro la bascule FF2: donc T4 se bloque et le compteur IC1 est remis à zéro par la sortie complémentaire.

La source de courant pour le goutteà-goutte est construite autour de T7; comme T6 est bloqué, elle n'est donc pas en service. Il en va de même pour la source de courant autour de T5: quand elle est en service, elle fournit soit le courant de charge nominal soit le courant de charge accélérée. Cette double source de courant est commandée par T4. L'adjonction du courant de charge accélérée au courant nominal est effectuée par T2. A ce moment du processus de charge, la sortie Q12 du compteur IC1 (initialisé) est basse; T2 et T3 sont donc bloqués, de sorte que deux LED (D2 et D3) sont en série dans le circuit de base de T5. Pour l'instant, cela n'a pas d'effet puisque T4 est bloqué.


Comme nous l'avons déjà dit, il faut commencer par décharger le (ou les) accumulateur(s)' à charger. On suppose qu'une cellule est tout à fait déchargée dès lors que sa tension est tombée à 1 V. Le transistor T8 provoque la saturation de T9 à travers lequel l'accumulateur se décharge (la LED D5 est allumée). Le potentiomètre P2 monté en diviseur de ten-

sion à l'entrée non inverseuse de IC4 permet d'adapter le seuil de fin de décharge au nombre de cellules de 1,2 V connectées en série. Ce réglage doit être effectué avec soin pour éviter d'une part que l'on recharge des accus alors qu'ils ne sont pas entièrement déchargés, et d'autre part que la décharge ne se prolonge au-delà de ce qui est strictement nécessaire.

Lorsque le seuil de l V par cellule est atteint, la sortie du comparateur passe à "l" et provoque la remise à zéro de la bascule FFl. La sortie Q de cette bascule devient basse et bloque T9 à travers T8: la LED D5 s'éteint, indiquant par là que la décharge est terminée. Avec la remise à zéro de FF1 commence le goutte-à-goutte à travers T7 commandé par T6: la LED verte D4 s'allume. Cette LED est verte et doit le rester; il en va de même des autres LED de ce circuit dont la couleur ne doit pas être modifiée, au risque de fausser les courants de charge. En effet, la chute de tension à travers les LED détermine directement la valeur du courant constant à travers T5 et T7. A partir de ce moment, le goutteà-goutte reste en service jusqu'à ce que l'on coupe la tension d'alimentation du chargeur.

La bascule FF2 reçoit une impulsion d'horloge de FFI au moment où IC4 bascule: comme l'entrée D de FF2 est haute, la sortie Q de FF2 passe donc à "l" elle aussi. De cette manière, la source de courant T5 est mise en service. Comme T3 est encore bloqué, le courant de charge est de 1/5ème de la capacité d'un accumulateur de taille R6 (Mignon ou AA) soit 100 mA. C'est ce qu'indiquent la LED rouge D2 et la LED jaune D3. Le basculement de FF2 libère le compteur ICl qui est cadencé par les impulsions de l'oscillateur intégré dans le 4060 et dont la fréquence est réglable à l'aide de Pl.

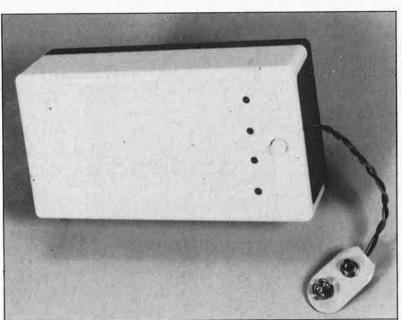A ce stade du processus de charge, le courant est maximal et le reste pendant cinq heures. La temporisation de 5 h est obtenue lorsque la période du signal sur Q3 est de 17,5 s. Ne pas perdre de vue le fait qu'une erreur de 1 s sur Q3 donne lieu à une dérive de 10 mn sur Q12! Après ce délai de temporisation, la sortie Q12 du compteur devient



Photographie.


Le soin apporté à la disposition des composants a permis d'obtenir une réalisation très compacte pour le prototype. On peut évaluer l'échelle du boîtier d'après la taille du connecteur pour pile.

Figure 2. Le schéma du chargeur idéal comporte un nombre imposant de tran-Chacune sistors. des étapes de la charge est visualisée par une LED témoin. Le pont de câblage A est mis en place lorsque le nombre des cellules à recharger excède 6. Il convient alors de supprimer le pont B!


active, de sorte que T3 court-circuite la LED D2 qui s'éteint. Le courant d'émetteur de T5 diminue de moitié, et l'on passe au courant de charge nominal, soit 50 mA. Cinq heures plus tard, la sortie Q12 de IC1 repasse au niveau logique bas, tandis que la sortie Q13 devient active. La bascule FF2 est remise à zéro, et elle initialise elle-même le compteur ICl. La source de courant T5 est mise hors service par T4 qui se bloque. La sortie de IC4 reste basse, de telle sorte que l'état de FF2 ne changera plus, pas plus d'ailleurs que celui de FF1... à moins que l'on réappuie sur Sl. Il ne circule plus que le courant de goutte-à-goutte (quelques milliampères). Le processus de charge a duré 10 h et les accumulateurs sont rechargés.

Conseils de réalisation

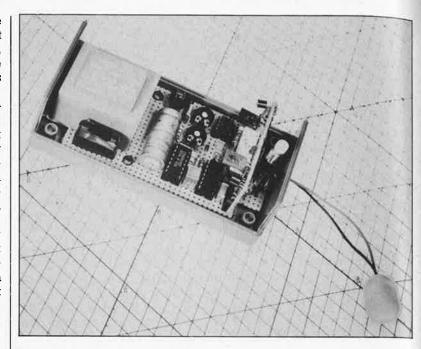Le chargeur d'accumulateurs idéal n'a pas bénéficié d'une étude de circuit imprimé. C'est le circuit type à câbler à la main sur un (ou deux)



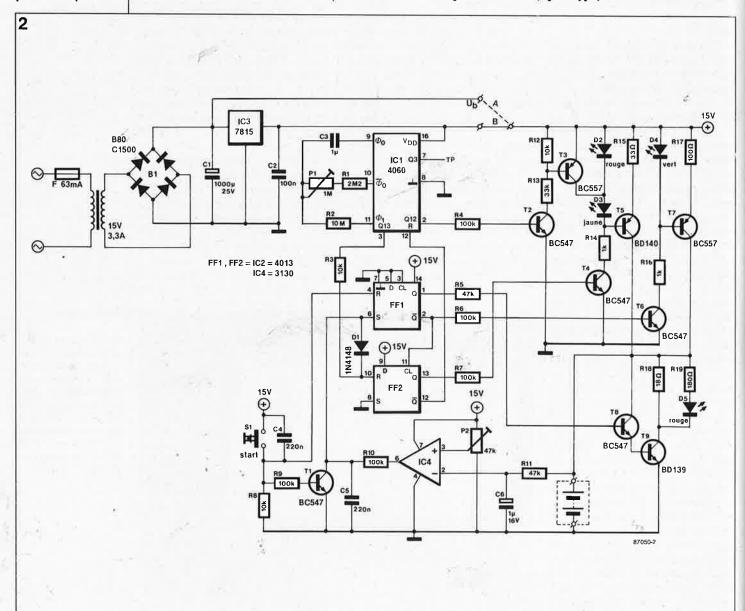morceaux de circuit imprimé à pastilles, pour obtenir notamment un ensemble compact et une mise en coffret astucieuse. En employant deux morceaux de platine assemblés à l'équerre, on réalise une économie de place considérable et l'on contourne le problème de câblage des LED (voir la photographie du prototype).



préamplificateur Hi-Fi pour microphone

à faible bruit, en version symétrique ou asymétrique

Quel que soit leur type, les microphones ont une caractéristique commune: le niveau du signal disponible à leur sortie est très faible; c'est pourquoi, à l'exemple de ce qui se passe dans le cas de la cellule d'une table de lecture, il faut procéder à une amplification importante à l'aide d'un préamplificateur spécialement conçu à cet effet. Lors de ce processus, il est un point qu'il est très important de ne pas perdre de vue: le bruit, le ronflement et autres bruits parasites en tous genres "profitent" eux aussi de cette amplification.

La majorité des microphones dynamigues de fabrication européenne (Sennheiser, AKG, Beyer, etc) ont une impédance proche de 200 ohms, celle des micros en provenance du Japon et autres pays d'Extrême-Orient se situe plutôt aux alentours de 500 à 600 ohms. L'impédance des micros à électret change d'un fabricant à l'autre et varie en règle générale entre 600 et 1000 ohms (l kΩ). Le niveau du signal de sortie de ce type de micros n'est que très peu différent de celui fourni par les micros dynamiques, à savoir de l'ordre de 2 à 3 mV/pascal. En ce qui concerne la valeur de l'impédance terminale (qui est la résistance d'entrée du préamplificateur ou du transformateur) les fabricants recommandent comme valeur minimale la valeur de l'impédance du micro ("adaptation d'impédance" préférentielle dans le cas d'un transformateur); dans le cas des préamplificateurs où l'adaptation des niveaux de tension est plus favorable, l'impédance terminale devrait avoir une valeur plus élevée (supérieure à 500 Ω et à 1 k Ω respectivement selon le type de micro).

Si l'adaptation est faite à l'aide d'un transformateur pour micro ayant un facteur de conversion compris entre l:10 et l:15, les exigences posées au préamplificateur des points de vue de la sensibilité et de la réduction du niveau de bruit ne sont pas particulièrement strictes puisque le transformateur élève la tension de sortie du micro. En raison de l'impédance élevée de l'entrée du préamplifica-

teur, il existe un risque de sensibilité au bruit et au ronflement, en particulier lorsque le transformateur se trouve implanté dans le micro. Vous n'ignorez sans doute pas qu'un transformateur pour micro de bonne qualité est loin d'être bon marché.

En l'absence d'un tel transformateur et donc lors d'une connexion directe du micro à un préamplificateur, les exigences posées aux étages d'amplification de celui-ci sont draconiennes si l'on veut avoir la moindre chance d'atteindre un rapport signal/bruit (S/B) de 70 dB ou plus. De manière à limiter le plus possible les tensions de ronflement et les tensions parasites, on adoptera de préférence un étage d'entrée symétrique doté d'une capacité élevée de réjection en mode commun.

Problèmes de micro

Pour la transmission du signal fourni par un micro, il existe deux méthodes possibles, techniques que nous avons combinées sur le schéma de la figure 1: utiliser une entrée soit symétrique soit asymétrique. La seconde version nécessite deux lignes seulement; la première d'entre elles est mise à la masse (par l'intermédiaire d'une connexion située à gauche du schéma), la seconde arrive à l'entrée signal de l'amplificateur (entrée non-inverseuse de IC2). La version symétrique elle comporte trois lignes: l'une d'entre elles assure le blindage, les deux autres servent à véhiculer le signal (elles aboutissent aux entrées non-inverseuses de IC1 et de IC2). La technique de branchement symé-

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation: +9...15 V et -9...15 V
Consommation de courant: +7,5 et -7,5 mA (asymétrique)

+ 15 et - 15 mA (symétrique)

Rapport S/B:

NE5534 - 87 dB (asymétrique) -81 dB (symétrique)

OP27 —89 dB (asymétrique)
—82 dB (symétrique)

Taux de distorsion: ≤ 0,003% (pour les deux versions)

Gain en tension: 40 dB (asymétrique) 41 dB (symétrique)

Résistance d'entrée: 24 kΩ/680 Ω commutable (asymétrique)

45 kΩ/660 Ω commutable (symétrique)

Autres valeurs, voir texte. $R_L = 4k7$, $U_{SOT} = 1 V_{eff}$, f = 1 kHz, rapport signal/bruit mesuré

entrée en court-circuit, 0 dB = 1 Veff.

Figure 1. Schéma préamplificateur pour microphone. Les valeurs entre parenthèses sont celles de la version asymétriaue.

Liste des composants

Résistances: * pour la version svmétriaue: $R1,R4 = 332 \Omega 1 \%$

R2,R3 = 22 k1 1 %R5.R7 = 6k81.1%R6 = 1k50 1 %R8,R9 = 1k21 1 %

R10 ... R12 = 5k62 1 %R13 = 4k751%R14 = 100 k

* pour la version

asymétrique: R1,R2,R5...R7 ne sont pas nécessaires R3,R11 = 47k5 1 % $R4 = 681 \Omega 1 \%$

 $R8 = 100 \Omega 1 \%$

R9 = strap (0Ω) R10,R13 = 1k00 1 %

R12 = 8k25 1 %

R14 = 100 k

Condensateurs: Pour la version symétrique:


C1,C2 ne sont pas nécessaires C3 = 22 p styroflex

 $C4 = 1\mu 5 (MKT)$ $C5,C6 = 10 \mu/16 V$ C7...C14 = 100 n

Pour la version symétrique:

 $C1 = 1 \mu (MKT)$ C2,C3 = 22 p styroflex $C4 = 1\mu 5 (MKT)$ $C5,C6 = 10 \mu/16 V$ C7...C10 ne sont pas nécessaires C11...C14 = 100 n

Figure 2. Représentation de la sérigraphie de l'implantades composants de la platine préamplificateur pour micro.

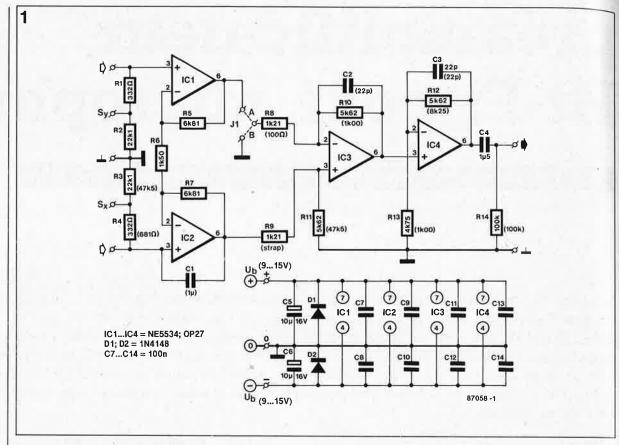

trique a l'avantage de limiter au maximum le bruit et autres ronflements. Voyons un peu comment les choses se passent: le fonctionnement du circuit repose sur une double supposition: d'une part que le micro fournit deux signaux utiles de phase opposée et que d'autre part les impulsions parasites sont elles injectées en phase dans les lignes de signaux. Le premier pas consiste à faire subir une amplification aux signaux utiles en opposition de phase et aux parasites de même phase une amplification par l'intermédiaire des amplificateurs opérationnels IC1 et IC2 avant de les transmettre à l'amplificateur différentiel IC3. Si l'on veut que les choses se passent ainsi, il faut bien évidem-

ment avoir implanté le strap A. L'un des signaux parasites en phase, celui appliqué à l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel l'occurence, subit une inversion avant d'être additionné à l'autre signal parasite. Comme à la sortie de l'amplificateur opérationnel les deux signaux parasites sont déphasés de 180°, ils s'annulent l'un l'autre. Les deux signaux utiles étant déjà en opposition de phase, on inverse l'un des signaux de manière à obtenir à la sortie du circuit intégré des signaux en phase. A la suite de l'opération d'addition, on se retrouve (théoriquement) avec un signal utile d'amplitude double.


Comparée à son homologue asymétrique, la méthode que nous venons

de décrire permet une élimination optimale des signaux parasites, mais cet avantage se paie par une complexité plus grande et donc un nombre plus important de composants entraînant une perte de 6 ou 7 dB (voir caractéristiques techniques) sur le rapport S/B.

La version asymétrique allie une plus grande simplicité de câblage à un meilleur rapport S/B; elle a cependant l'inconvénient d'une absence d'élimination des signaux parasites.

Réalisation

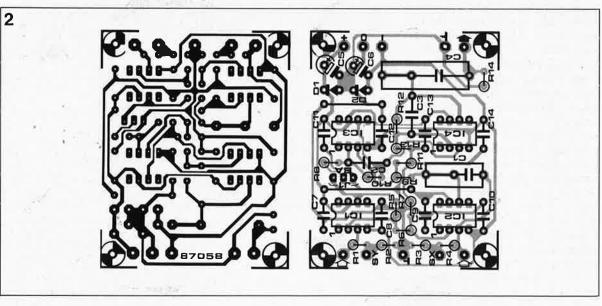Comme nous ne pouvions savoir quelle est la méthode qui conviendrait à chacun de nos lecteurs, nous



avons conçu le préamplificateur pour microphone de manière à ce qu'il soit en mesure de traiter tout signal, symétrique ou asymétrique. Dans ce dernier cas (version asymétrique, valeurs des résistances entre parenthèses), on peut supprimer le trajet du signal supérieur de la figure l, trajet qui comprend IC1, R1, R2, R5...R7 sans oublier IC2 et les condensateurs de découplage de ces deux circuits intégrés (C7...C10). Il faut alors implanter le strap B. Le signal entrant est appliqué


B. Le signal entrant est appliqué directement (par l'intermédiaire de $Cl = l \mu$ et R9 remplacée par un pont de câblage) à l'entrée non-inverseuse de IC3 monté en amplificateur non-inverseur de gain ll. IC4 constitue un second étage d'amplification; son gain atteint 8. Dans la ligne de sortie de IC4 est pris un condensateur de couplage, C4.

La compréhension du principe de fonctionnement de la version symétrique ne devrait plus guère vous poser de problème maintenant. Le premier étage d'amplification constitué par IC1 et IC2 respectivement possède un gain de 4,5. IC3 ajoute son g(r)ain (de sel) de 4,6 et IC4 le sien de 1,2 (ces nombres sont bien évidemment fonction des valeurs différentes des résistances concernées, voir en outre à ce sujet la liste des composants). Vous vous êtes sans doute demandé à quoi pouvaient bien servir les points S_x et S_y. On peut y connecter un inverseur permettant de jouer sur la résistance d'entrée du montage. Avec la version asymétrique, l'inverseur est basculé de manière à relier le point Sx et la masse, tandis qu'avec la version symétrique l'inverseur met en contact les points S_x et S_y .

Avec les valeurs de résistances données dans le schéma, la résistance d'entrée, interrupteur ouvert, est respectivement de $45~\mathrm{k}\Omega$ (version symétrique) et de $24~\mathrm{k}\Omega$ (version asymétrique) alors qu'interrupteur fermé elle est respectivement de $660~\Omega$ (symétrique) et de $680~\Omega$ (asymétrique).

Il va sans dire que l'approche adoptée pour ce montage vous permet de le modifier à votre guise (par adaptation des valeurs des résistances concernées, voire par leur remplacement par un strap) de manière à ce qu'il réponde à vos exigences propres. La version symétrique est la plus simple à modifier: remplacer R2 et R3 par un strap et donner à R1 et R4 la valeur voulue (la même pour maintenir la symétrie)!

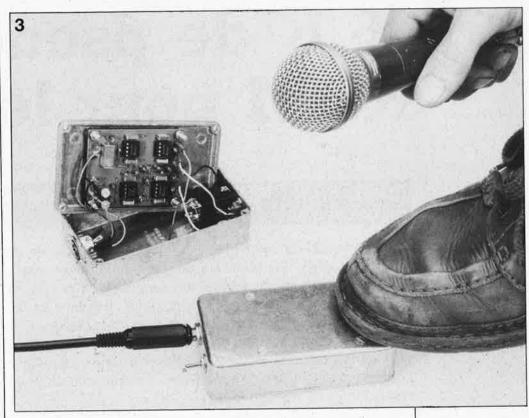La valeur de la résistance d'entrée est alors égale au double de celle du rapport R1/R4. Si l'on recherche une résistance d'entrée de $2~\mathrm{k}\Omega$, valeur de résistance terminale qui convient parfaitement dans le cas d'un micro



de 200 Ω d'impédance, on prendra pour R1 et R4 deux résistances de $1~k\Omega$.

En version asymétrique, si l'on recherche une résistance d'entrée de $50~\mathrm{k}\Omega$ environ, on pourra tout simplement supprimer R3 et R4, la résistance R1l constituant alors la résistance terminale de l'entrée. Pour des valeurs de résistance d'entrée plus faibles, on donnera à R4 la valeur convenable, R3 étant elle remplacée par un strap.

L'utilisation du circuit imprimé illustré en figure 2 vous garantit une réalisation fonctionnant parfaitement. Pour que vous n'ayez pas de mal à lui trouver le cas échéant un emplacement dans un éventuel préamplificateur, nous avons veillé à ce qu'il reste compact, ce qui explique qu'il faille implanter toutes les résistances verticalement. Il pourra être un strap fixe (choix définitif de la version) soit une barrette de trois picots sur laquelle vient s'enficher un cavalier de courtcircuit (le choix de la version reste ouvert). Pour IC1...IC4 nous avons prévu deux types d'amplificateurs opérationnels, le NE5534 (Raytheon, Valvo/RTC/Signetics) et l'OP27 (PMI/ Bourns, Raytheon) aux caractéristiques'techniques très proches. Il en existe bien un troisième le MA332 (Analog Devices), mais il est fort probable que vous ne puissiez pas mettre la main dessus. Bien qu'ils soient tous deux à très faible niveau de bruit, la caractéristique de réjection en mode commun de l'OP27 est légèrement meilleure, de sorte qu'on le préfèrera au NE5534 pour la version symétrique.

En pratique, du point de vue de la réjection en mode commun, la tolérance des résistances prises dans les étages d'amplifications construits autour de IC1...IC3, prend une importance décisive. A noter en outre qu'elle dépasse de toutes façons les 60 dB atteints lors d'un transfert par transformateur et comme le risque est grand que la ligne ne soit pas toujours symétrique à 100%... Nous n'insisterons pas sur le fait (évident) qu'il faut utiliser du câble blindé pour micro d'excellente qualité.

Figure 3. Prototypes des deux versions du préamplificateur pour micro, version asymétrique ouverte et version symétrique fermée.

Semi-conducteurs: Pour la version symétrique:

D1,D2 = 1N4148
IC1...IC4 =
OP27(PMI/Bourns,
Raytheon) ou NE5534
(Valvo, Signetics,
Philips, RTC,
Raytheon) ou MA332
(Analog Devices)

Pour la version asymétrique: D1,D2 = 1N4148 IC1,IC2 ne sont pas nécessaires IC3,IC4 = OP27 ou NE5534 ou MA332 P. Verhoosel

16 K de pseudo-ROM pour le C64

de la RAM CMOS et un accu de sauvegarde sur le port d'expansion

La pseudo-2732 décrite en juin 1985 a dû prouver, nous n'avons pas le moindre doute à ce sujet, son utilité sur de nombreux ordinateurs, pendant les longues séances de développement de logiciel en particulier. Comme au cours des deux dernières années, les choses ont rapidement évolué, il nous a paru intéressant de vous proposer une version remise au goût du jour et destinée au C64. Si à l'époque nous vous proposions 2 x 2 K, nous sommes en mesure aujourd'hui de vous en proposer 4 fois plus sans que cela ne vous coûte plus cher, bien au contraire: 16 K obtenus par l'utilisation de 2 RAM du type 6264. La présence d'un accu CdNi tampon met à votre disposition une pseudo-ROM.

Que les plus experts d'entre les possesseurs de C64 veuillent bien nous pardonner le rappel aux milliers de débutants parmi le million de propriétaires de l'ordinateur individuel le plus populaire au monde à ce jour,


de notions qui nous paraissent indispensables. Les lecteurs pensant faire partie de la première catégorie pourront survoler à 2 400 baud ou plus les paragraphes suivants, en veillant cependant à ne pas rater le

bit d'arrêt du paragraphe "Du concentré"....

Sur la partie droite de sa face arrière. le C64 possède un connecteur à 44 broches, baptisé port d'expansion, connecteur pour cartouche ou extension de bus (le fameux User Port), connecteur dans lequel viennent s'enficher des extensions en tous genres dotées d'un connecteur encartable. Ce port extrêmement flexible est la raison majeure de l'ouverture du C64 au monde extérieur. Par son intermédiaire, le C64 peut se voir connecter des dizaines (si ce ne sont des centaines) d'extensions différentes, qui vont des instruments de mesure aux programmateurs d'EPROM en passant par les décodeurs télex ou autres extensions de mémoire (cette énumération ne pouvant prétendre être exhaustive), sans oublier notre pseudo-ROM.

Les 44 broches de ce connecteur sont numérotées de l à 22 pour la rangée supérieure (clavier devant soi, de la gauche vers la droite) et de A à Z (hormis les lettres G, I, O et Q) pour la rangée inférieure, situation

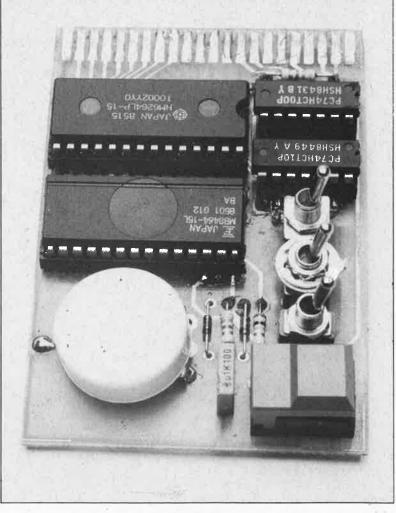éloquemment illustrée par le tableau 1 et la figure 1. Dans le cas de notre pseudo-ROM de 16 K, les signaux des broches 8 et 9 prennent une importance particulière. En effet, il est possible, par l'intermédiaire des entrées $\overline{\text{GAME}}$ et EXROM, de jouer sur la cartographie du domaine d'adresses du C64. Autopsie du système Le circuit intégré régissant la carto-



GND, 1 GND В +5 ROMH RESET +5 31 IC. IRQ 4 D NMI CR/W 5 E Φ2 DOT CLOCK 6 A15 101 A14 8 J A13 9 K A12 GAME EXROM IO2 10 L ROM L 11 M A11 A10 BA 12 N A9 DMA 13 P A8 D7 14 R A7 D6 15 S A6 D5 16 T A5 D3 18 V A3 D2 19 W A2 D1 20 X A1 D0 21 Y AO GND 22 Z GND

graphie des adresses du C64 est U17, une PLA (Programmable Logic Array = matrice logique programmable). 16 lignes (dont GAME et EXROM) aboutissent à ce circuit, ce qui théoriquement nous donne 65 536 combinaisons d'entrées possibles. En sortie nous ne trouvons que 8 lignes (soit 256 combinaisons de sortie possibles), lignes qui aboutissent en outre à la ROM BASIC, à la ROM SYSTEM, au GENERATEUR DE CARACTERES, à CIA 1 et à CIA 2, à la RAM etc...

Du rapport entre le nombre de combinaisons possibles en entrée et celles disponibles en sortie, 65 356/ 256 = 256/l, on peut immédiatement déduire que nombre de combinaisons d'entrée sont, dans le cas d'une cartographie conséquente domaines d'adresses, soit illicites soit redondantes. La figure 2 montre le résultat du brain-storming des ingénieurs de chez Commodore: la cartographie des domaines d'adresses du C64, domaines définis par les valeurs décimales de leurs limites à gauche et les valeurs hexadécimales à droite. Cette cartographie est celle dont on dispose lors de la mise sous tension d'un C64 (doté de sa ROM SYSTEM d'origine non modifiée). On dispose alors des signaux d'entrée suivants pour la PLA:

LORAM = 1 HIRAM = 1 EXROM = 1 GAME = 1 CHAREN = 1 Tableau 1.

Broche	Dénomination	Description de la fonction		
1 22 A Z	GND	Masse de l'ordinateur (pôle négatif de la tension d'a mentation)		
2/3	+5 V (Vcc)	Pôle positif de la tension d'alimentation		
4	IRQ.	Interrupt Request; connecté directement au 6510; génère une interruption masquable lorsque cette ligne passe au niveau logique bas)		
5	R/W	Vient du 6510; indique quel est le processus en cou lecture $(R/\overline{W} = "1")$ ou écriture $(R/\overline{W} = "0")$		
6	DOT CLOCK	Signal de l'horloge de point du contrôleur vidéo du C64		
7 11 B 10	I/O 1 ROM L ROM H I/O 2	Signaux de sortie du contrôleur d'adresses du C64		
8	GAME EXROM	Signaux d'entrée du contrôleur d'adresses du C64		
12	ВА	Signal fourni par le contrôleur vidéo pour indiquer la validité des lignes de données		
13	DMA	Connecté directement à la broche AEC du 6510		
14	D7 : : D0	Bus de données du 6510, non tamponné		
С	RESET	La mise de cette ligne au niveau logique bas remet 6510 à zéro. Sert à l'initialisation du C64		
d	NMI	La mise de cette ligne au niveau logique bas génère une interruption non-masquable		
Е	Ф2	Fréquence d'horloge de sortie du 6510		
F : : Y	A15 : : A0	Bus d'adresses du 6510 Non tamponné		

Le licite et l'illicite

Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est possible d'agir sur les signaux EXROM et GAME depuis le port d'expansion. La partie droite de la figure 2 montre que "l'inverseur" EXROM possède une influence sur la domaine d'adresses s'étendant entre 32768 et 40959 (décimal) ou \$8000 à \$9FFF (hexadécimal).

De même l'influence de "l'inverseur" GAME s'étend sur le domaine compris entre \$A000 et \$BFFF. Les français (et ils ne sont pas les seuls, loin de là!!!) ont un cri de guerre connu: "Tout est permis, à condition de ne pas se faire prendre". Il vaut également dans le cas des 4 combinaisons possibles des signaux GAME et EXROM, à savoir:

a) $\overline{GAME} = 1 / \overline{EXROM} = 1$

b) $\overline{GAME} = 0 / \overline{EXROM} = 1$

c) $\overline{GAME} = 1 / \overline{EXROM} = 0$

d) $\overline{GAME} = 0 / \overline{EXROM} = 0$

Il n'y a pas de risque de destruction

du C64 lors de l'essai de chacune de ces combinaisons. Cependant lors de la tentative de la combinaison b) il se passera quelque chose qui a sans doute déjà dû vous arriver: le C64 se "plante" en toute beauté. Il suffit de couper l'alimentation de l'ordinateur puis de remettre ce dernier sous tension pour se retrouver en présence d'un ordinateur fonctionnant parfaitement (ou d'appuyer sur le bouton RESET si l'ordinateur en comporte un).

Quelques remarques concernant les trois combinaisons restantes:

La combinaison a): est normalement celle dans laquelle on se trouve lors de la mise sous tension de l'ordinateur.

La combinaison c): s'obtient par basculement de l'inverseur S2.

La combinaison d): s'obtient par basculement des inverseurs S2 et S3, comme le montre le schéma de la figure 3. La disposition adoptée Figure 1. Brochage du connecteur du port d'expansion présent à l'arrière du C64.

Tableau 1. Brochage du connecteur du port d'expansion du C64 et
dénominations des
signaux présents
à ses différentes
broches.

pour les inverseurs S2 et S3 est telle qu'il est impossible de se retrouver dans la combinaison b). En cas de force majeure, l'inverseur S4 (RESET) pourra vous sortir du pétrin: nous n'allons pas vous faire l'injure de vous expliquer son utilité, n'est-ce pas? Il permet tout simplement de tout remettre à zéro (cet inverseur prouvera à de fréquentes reprises son utilité, lors de l'écriture de vos propres programmes en langage machine en particulier!).

Puisque nous en sommes à parler des organes de commande dont dispose la pseudo-ROM 16 K, autant parler de la fonction de Sl. Cet inverseur permet de définir les fonctions possibles lors de l'accès des circuits de RAM, IC3 et IC4: soit lecture et écriture, soit lecture uniquement.

Liberté totale

C'est à vous de décider ce que vous désirez faire avec ces 16 Koctets de RAM supplémentaires (sauvegardés par accu). Vous adopterez peut-être la combinaison c); vous aurez dans ce cas mis un BASIC étendu ou tout autre programme en langage machine dans IC3. Quoi qu'il en soit, le domaine s'étendant de 32768 à 40959 est alors occupé par IC3 de sorte qu'en cas d'appel d'une adresse comprise entre ces deux limites, ce sont les emplacements mémoires de IC3 qui seront adressés.

En cas de sélection de la combinaison d), vous mettez "hors-jeu" les 8 K du BASIC de Microsoft et 8 K de RAM interne du C64, en les remplaçant par "vos" 16 K. Si dans ces conditions, vous appuyez sur l'inverseur (Digitast) RESET S4 et qu'aux adresses \$8004...\$8008 de IC3 nous ayons les données suivantes:

\$8004 \$8005 \$8006 \$8007 \$8008 C3 C2 CD 38 30 C B M 8 0 (valeurs hexadécimales)


on aura un saut à l'adresse définie par le contenu des emplacements \$8000 et \$8001 (LO, HI). Les deux octets suivants contiennent le vecteur de WARM START (vous pouvez ainsi faire tout ce que "vous" voulez). Nous voici arrivés aux bits d'arrêts destinés à ceux d'entre nos lecteurs qui à la lecture de l'introduction, se sont donnés eux-mêmes le titre d'experts es-C64.

Du concentré

Un coup d'oeil au dessin de la figure 4 vous prouve que pour des raisons pratiques nous avons opté pour une implantation relativement dense, en effet, il fallait faire en sorte que la largeur de la platine ne dépasse pas celle du connecteur du port d'expansion, ceci en particulier pour pouvoir, le cas échéant, mettre la platine dans un boîtier MG64 conçu à cette intention (voir l'article interface pour C64/C128, avril 1986, n°94). En fait, les composants nécessaires à la réalisation de la pseudo-ROM de 16 K se limitent au circuit imprimé lui-même. 4 circuits intégrés, 4 organes de commande, 3 résistan-2 diodes, l condensateur, l accu CdNi et l pont, rien de plus rien de moins.

On commencera par la mise en place des composants de petite taille (R, D et C). On implantera ensuite les supports pour circuit intégré dans l'ordre suivant IC1, IC2, IC4 et IC3 en effectuant au fur et à mesure de leur implantation les soudures adéquates: toutes les pastilles reliées à une piste doivent être soudées. Ainsi on soudera côté composants les broches 2 et 7 de ICl, puis les broches 1, 8, 9 et 13 de IC2 et ainsi de suite. Cette chronologie de mise en place des supports permet d'effectuer des soudures sans risquer d'abîmer les supports et ceci même pour ceux d'entre nos lecteurs qui ne possèdent pas de fer à souder à pointe très fine. On effectue ensuite la métallisation des deux orifices visibles entre IC2 et S3 (ceci revient à implanter un petit morceau de fil de câblage rigide et à le souder des deux côtés de la platine). On place ensuite le pont de câblage (à souder recto-verso). Vient le tour de organes de commande Sl...S4. Les trois premiers, SI à S3, sont des inverseurs miniatures pour circuit imprimé, S4 est une touche Digitast. On termine par la mise en place de l'accu CdNi; on optera de préférence pour un accu du type 3V6 bouton à connexions de soudure plates, ce modèle garantissant une stabilité mécanique parfaite. Avant de mettre les circuits intégrés dans leurs supports respectifs, on pourra enficher la pseudo-ROM dans le connecteur arrière du C64 et après avoir mis ce dernier sous tension. vérifier la présence des niveaux de tension désirés aux divers points

Figure 2. Cartographie des domaines d'adresses du C64 après sa mise sous tension (avec firmware d'origine).

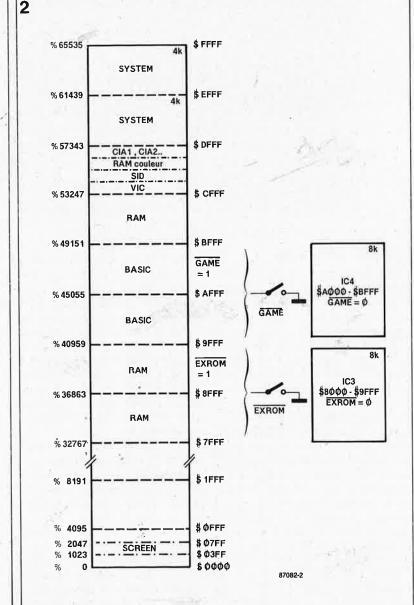

Liste des composants

Résistances:

R1 = 10 kR2,R3 = 4k7

Condensateur:

C1 = 100 n

Semi-conducteurs: D1 D2 = 1N4148

IC1 = 74HCT00IC2 = 74HCT10

IC3,IC4 = 6264 (Hitachi)

Divers:

S1 = inverseur unipolaire miniature S2,S3 = inverseur bipolaire miniature S4 = touche Digitast ACCU = accu CdNi 3V6 pour montage sur circuit imprimé concernés du circuit. Si tout va bien, on coupe la tension, extrait la pseudo-ROM du connecteur; il reste à implanter les circuits intégrés: la réalisation du montage est terminée.

Bit par bit

Nous n'allons pas ici nous étendre sur le principe adopté pour l'adressage. Ceux de nos lecteurs que le sujet intéresse peuvent se reporter à l'article exhaustif consacré à ce sujet: **décodage d'adresses** de janvier 1984 (n°67); autre source d'informations intéressantes à ce sujet, l'article **pseudo-2732** de juin 1985 (n°84). Voyons les grandes lignes du fonctionnement du montage.


La résistance RI force les entrées de validation d'écriture WE au niveau logique haut et constitue de ce fait une protection contre tout risque d'écriture aléatoire; en effet, il n'est possible d'écrire dans IC3 ou/et IC4 qu'à condition que sa (leur) broche(s) 17 soi(en)t au niveau logique bas.

Les portes N3 et N5...N7 servent à générer le signal de sélection de circuit (CS = Chip Select) à l'aide des niveaux présents sur les lignes d'adresses A13...A15.

A l'aide de la porte NI et des inverseurs S2A et S3A, la (les) ligne(s) de sortie (\overline{OE} = Ouput Enable) de la (des) RAM est (sont) connectée(s) à la ligne R/W (Read/Write) du C64, permettant ainsi un transfert des données vers la sortie. De manière similaire, les portes N2 et N4 associées à l'inverseur SI permettent de mettre la (les) ligne(s) WE (Write enable = validation d'écriture) des RAM en liaison avec la ligne R/\overline{W} évoquée précédemment. Combinées, ces deux fonctions servent à assurer le transfert bidirectionnel des données.

La paire D1/R3 assure une double fonction. Lorsque l'ordinateur est sous tension, ces deux composants permettent une recharge goutte à goutte de l'accu CdNi; alimentation coupée, ils assurent la continuité de l'alimentation des RAM mettant celles-ci à l'abri d'une "perte de mémoire". C1, R2 et D2 garantissent la souplesse de la commutation entre les deux fonctions évoquées plus haut.

Une fois chargé, l'accu justifie à 100% le titre donné à ce montage: en effet, étant donnée la consommation extrêmement faible des circuits intégrés (ICl et IC2 sont du type HCT), les RAM se comportent comme des ROM, gardant intact leur contenu pendant des mois, voire des années sans que l'on ait eu à s'inquiéter de remettre l'ordinateur sous tension.

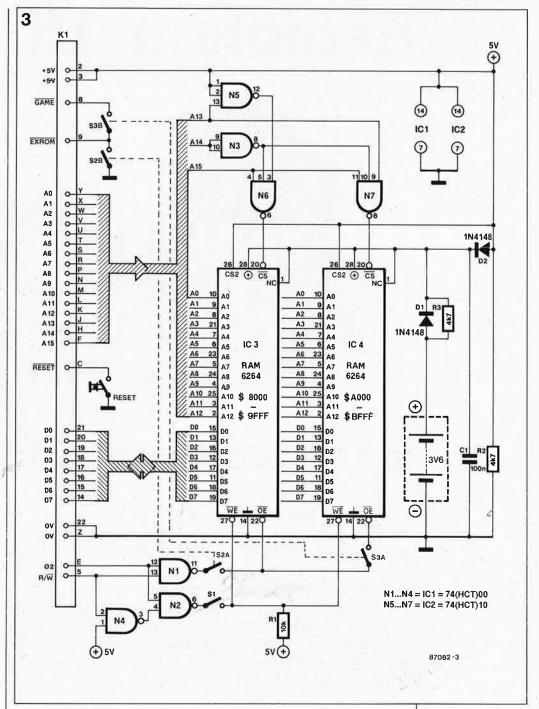


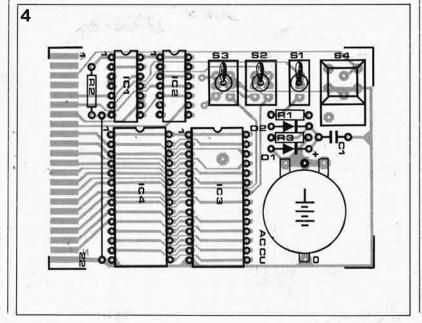


Figure 3. Schéma de la pseudo-ROM de 16 K.

Figure 4. Représentation de la sérigraphie de l'implantation des composants du circuit imprimé double face à trous non métallisés. Le dessin des pistes des deux faces est reproduit dans les pages centrales.

détecteur IR passif

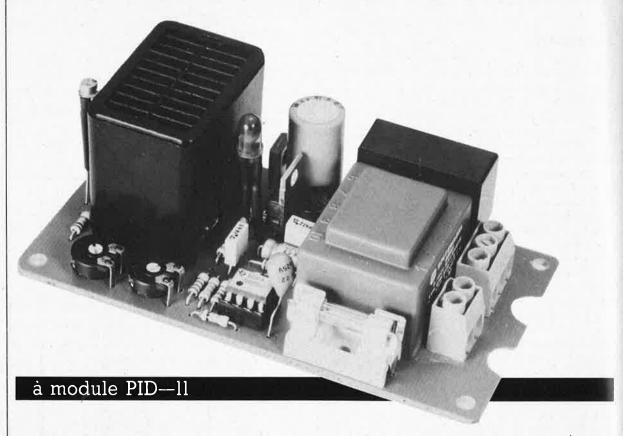

Parler de "composant" dans le cas du PID—11 sans doute aller trop loin, mais ce que l'on peut affirmer sans risque de se tromper c'est qu'il s'agit là d'un module extrêmement intéressant. En effet, contrairement à d'autres composants assurant une fonction similaire, le capteur du PID—11 n'est pas un fragile composant de quartz et/ou autre matériau semi-conducteur précieux, mais un simple film de plastique thermosensible (pyro-électrique). Associé à une optique (comprenant entre autres une jalousie, une fenêtre optique et un réflecteur parabolique) et à l'électronique d'amplification, il est implanté dans un minuscule boîtier de plastique. Ce système a pour fonction de détecter des êtres vivants au sang chaud, ce qu'il fait avec un allègre enthousiasme.

La jalousie (treillis de bois ou de métal au travers duquel on peut voir sans être vu, dit le Petit Robert) sert à bloquer la lumière diffuse et, en association avec le réflecteur, à définir un fin lobe de détection très directif, caractéristique typique de ce genre de détecteur infrarouge (IR). Le réflecteur sert en outre à concentrer le rayonnement IR au point focal d'une sorte de coupole conductrice interne dont est doté le PID-ll, point focal où se trouve le détecteur pyroélectrique proprement dit. L'élément de détection complet (représenté en figure 2) se distingue par des diménsions très réduites: 38 X 26 X 35 mm. L'électronique prend elle un peu plus de place, mais si les conditions l'exigeaient, on peut fort bien envisager de la placer dans un boîtier séparé


de celui du PID—Il et de la relier à ce dernier par un câble à quatre brins.


Le circuit

La distance de détection (la portée) du PID-ll dépend d'une part de la taille de l'être vivant qu'il lui faut détecter et d'autre part des conditions thermiques environnant ce dernier. Plus la distance entre le sujet et le capteur est faible, plus le niveau du signal disponible à la sortie de l'amplificateur intégré (broche 3 du PID-11) est important; à une distance de 50 cm correspond une tension de sortie de 1,8 V, valeur qui tombe à quelque 0,5 V lorsque la distance est passée à 7 m. Les broches 1 et 2 du PID-ll sont ses broches d'alimentation (respectivement masse et tension positive); le constructeur recommande une tension continue comprise entre 4 et 5 V, valeur que nous avons respecté lors de la conception de l'alimentation de notre détecteur passif à IR (schéma de la partie inférieure de la figure 3). La broche 4 du PID—ll fournit une tension de référence destinée au comparateur Al, dans lequel elle est comparée à la tension fournie par la sortie 3 du détecteur. La tension de référence se calcule à l'aide de la formule suivante:

$$U_R = \frac{U_B - 0.6 \text{ V}}{2}$$

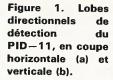Le signal disponible à la sortie de Al n'est pas encore en mesure d'attaquer un relais; il ne faut pas perdre de vue en outre que les effets de la luminosité ambiante n'ont pas



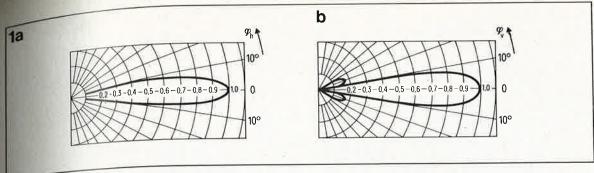

encore été éliminés. Ceci explique | la présence de l'amplificateur opérationnel A2 qui remplit une double fonction: tout d'abord celle d'un trigger de Schmitt à l'hystérésis réglable par action sur l'ajustable Pl. R9, reliée à l'entrée positive de l'amplificateur opérationnel constitue dans ces conditions la résistance de réaction. Mais comme cette résistance est de plus reliée à l'entrée inverseuse de A2 par l'intermédiaire de la diode Dl, associée à R5 et P2 elle remplit en outre une fonction de contre-réaction, ce qui nous amène tout droit à la seconde fonction de A2, celle d'amplificateur. Par action sur P2 on peut ajuster entre 2 et 12 V environ le gain en tension. La diode assure pratiquement un découplage de ces deux fonctions.

Le phototransistor Tl détecte le niveau de la luminosité ambiante. Si l'on désire que le circuit réagisse au moindre rayonnement de chaleur, il suffit de jouer sur le seuil de déclenchement du trigger de Schmitt par action sur Pl jusqu'à ce que le montage fonctionne à souhait.

La sortie de A2 présente un signal rectangulaire. Nous l'avons mis à votre disposition entre les bornes DIG et masse où on pourra s'en servir pour attaquer un circuit travaillant avec des niveaux TTL-CMOS. Ce même signal est en outre appliqué à T2 qui lorsqu'il est saturé commande la fermeture du relais Rel. La présence d'un signal à la sortie de A2 est trahie par l'illumination de la LED D3 qui indique ainsi que le système a détecté quelqu'un (ou quelqu'une). L'illumination de la LED doit en principe s'accompagner du collage du relais, à moins que ce dernier ne soit défectueux (ce qui n'empêche pas la LED de s'illumi-

Après une durée fonction de la valeur donnée aux composants R5/C5/P2 (10 minutes au maximum) le relais décolle.

Construction

Si la description du détecteur passif vous a mis l'eau à la bouche, et que l'envie de réaliser ce montage vous tenaille, vous ne manquerez pas de vous réjouir à la vue du dessin du circuit imprimé donné en figure 4, car il est conçu de manière à recevoir l'ensemble des composants, l'alimentation y comprise. Le transformateur encartable (ou un transformateur pour sonnette) prend également place sur la platine pour des raisons de sécurité, la coquille intérieure du PID-11 étant conductrice. Le capteur pourvu de sa jalousie (volets montés verticalement) est implanté horizontalement dans un mini-boîtier de dimensions adéquates (121 x 65 x 36 mm), après que l'on ait percé dans le couvercle du boîtier un orifice rectangulaire permettant le passage du capteur et de part et d'autre de ce dernier deux trous destinés respectivement au phototransistor Tl (au dessus) et à la LED (en-dessous). Attention aux diamètres de ces composants.

Le circuit imprimé comporte 7 connexions vers le monde extérieur: 2 pour le secteur, 3 pour le relais 5 V et 2 pour la commande d'un circuit TTL (DIG et la masse de ce signal). Si l'on veut par exemple utiliser ce montage pour obtenir un allumage automatique de l'éclairage extérieur lorsque l'on rentre tard chez soi et que l'on a du mal à trouver le trou de la serrure, il faudra trouver au boîtier un emplacement abrité; il est préférable pour une application de ce genre de ne pas placer le transformateur à l'intérieur du boîtier, mais

de l'implanter plutôt à proximité immédiate de la prise secteur alimentant le montage.

Le réglage du montage se fera en fonction des goûts et de besoins de chacun. Lors d'un premier test de bon fonctionnement, on commencera par positionner les ajustables Pl et P2 de manière à ce que le circuit réagisse convenablement. Si, cas peu probable, le montage ne fonctionnait pas à la première mise sous tension, on vérifiera à l'aide d'un multimètre qu'il se passe bien quelque chose à la sortie de Al ou de A2. Si le circuit réagit correctement, on ajustera le gain de A2 par action sur P2; le réglage de la sensibilité du montage à la luminosité ambiante se fait à l'aide de Pl. On occultera Pl à l'aide d'un morceau de film plastique opaque pour éviter qu'en cours de réglage il ne reçoive de lumière. Une remarque concernant le choix de l'endroit d'implantation du détecteur IR. Comme le montage réagit à la chaleur (et donc également au rayonnement d'une source de lumière), il ne saurait être question de le placer à un endroit en plein soleil ou à proximité immédiate d'un système caloriférant, ce qui fait que les applications extérieures de ce montage sont plutôt limitées.

S'il est vrai que son boîtier est étanche et que la plage des températures admissibles par le PID—ll va de

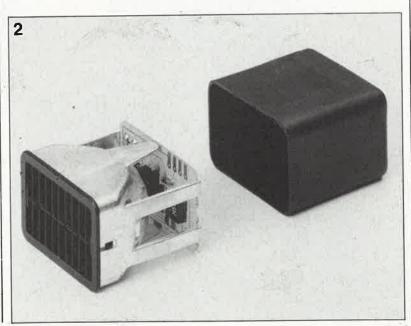


Figure 2. Le PID— 11 sorti de son boîtier. Cette manipulation n'est possible que tant que le capteur n'est pas soudé en place sur le circuit imprimé.

Figure 3. Schéma complet du détecteur passif IR. On y reconnaît une alimentation et le circuit de détection associé à l'électronique de commande d'un relais ou d'un circuit TTL extérieur.

Liste des composants

Résistances:

R1 = 2k2

R2 = 33 k

R3,R4 = 10 k

R5 = 100 k

R6 = 1k5 $R7 = 680 \Omega$

 $R8 = 390 \Omega$

R9 = 1M2

P1,P2 = 470 k ajust.

Condensateurs:

C1 = 470 μ /25 V radial

 $C2 = 10 \mu/16 V$

C3 = 220 n

C4 = 100 n

 $C5 = 15 \mu/16 \text{ V}$ tantale

Semi-conducteurs:

D1 D2 = 1N4148

D3 = LED rouge

D4 = 1N4001

T1 = BP 103-3T2 = BD 140-16

IC1 = TL 272C

IC2 = PID 11 (Siemens)

IC3 = 7805

Divers:

F1 = fusible 50 mA lent avec porte-fusible pour circuit imprimé

B1 = pont redresseur B40C400 ou B40C1000


Tr1 = transformateur.secondaire 6 V/ 150 mA (encartable de faibles dimensions 30 X 25 mm tel que, de préférence, Spitz-


nagel SPK 2220/8) Re1 = relais tel que Siemens V23127-B001-

A101 Boîtier 112 x 62 x 45 mm (ou légèrement supérieures), tel que KG 16 ou IP 55 (Sarel) ou 93210 (Schyller) un bornier pour circuit imprimé à 2 plots un bornier pour circuit

imprimé à 3 plots

Figure 4. Représentation de la sérigraphie de l'implantation des composants d'un circuit imprimé conçu pour notre détecteur IR.

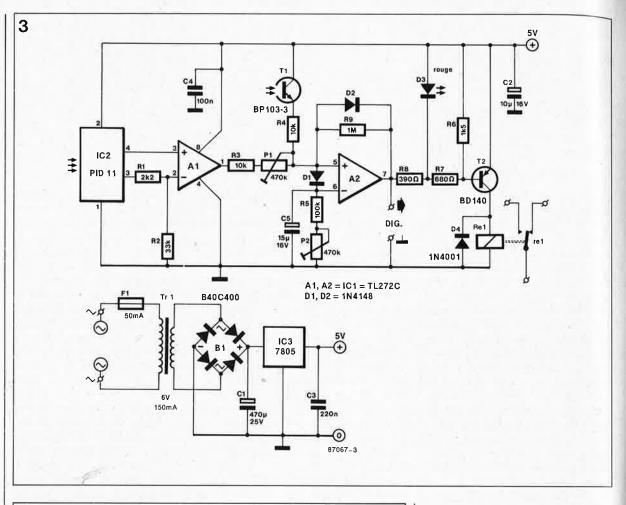

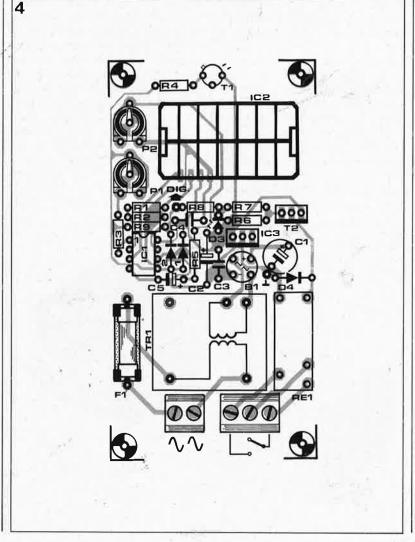

-20 à +70°C, il ne faut pas s'attendre, dans ces conditions extrêmes, à un fonctionnement irréprochable, cette caractéristique posant un problème angoissant lorsque l'on prévoit d'utiliser ce montage dans une installation d'alarme anti-effraction en raison du risque important de fausse-alarme existant.


Domaines d'application

La première application qui vient à l'esprit "en ces temps de rapine et de fauche", est une implantation dans un système d'alarme. On peut également en faire une sorte de majordome, capable de démarrer la quasi-totalité des appareils ménagers, de la cafetière à l'éclairage tamisé de ... votre laboratoire, dès l'instant que la fonction concernée est suceptible d'être commandée par relais. Il ne faut pas oublier dans ce genre d'application, que la durée maximale de fonctionnement du circuit est de 10 mn environ. Après écoulement de ce délai de grâce, la lumière (ou la cafetière) est mise hors fonction.


On peut bien évidemment également envisager d'utiliser ce montage avec la centrale d'alarme (décrite en septembre 1985)

Littérature: PID 11, un nouveau détecteur IR passif, Elektor octobre 1986, page 74 et suivantes


16 K de pseudo-ROM pour C64: côté pistes

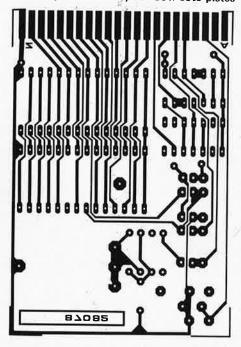

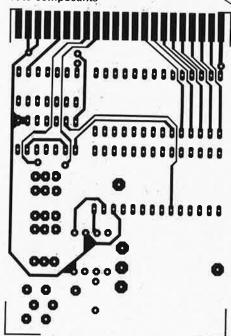
16 K de pseudo-ROM pour C64: côté composants




détecteur IR passif

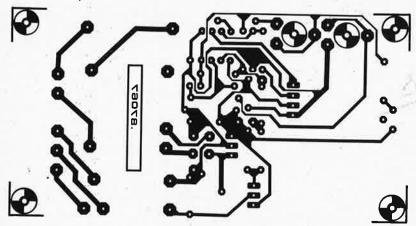


teste-composants

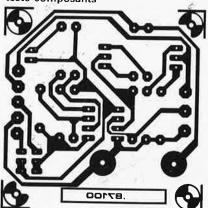


multimètre numérique 3 chiffres 3/4

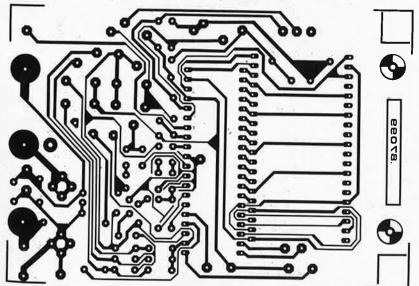

amplificateur Hi-Fi pour microphone

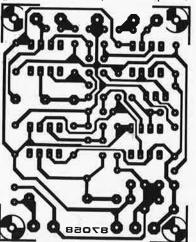

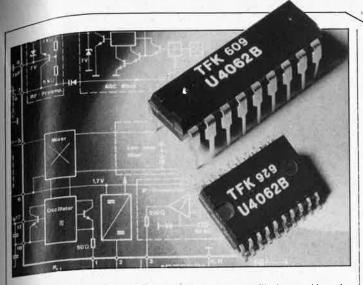

U 4062 B: circuit pour applications UHF

(Telefunken)

Le U 4062 B est un circuit réalisé en technologie bipolaire destiné à toutes sortes d'applications UHF; il aurait sa place dans les tuners FM, les émetteurs/récepteurs mobiles (citizen band) et les installations de relais de signaux radio/TV par câble tant que les fréquences concernées ne dépassent pas 500 MHz. Ce circuit universel se caractérise par un facteur de bruit très faible; il comporte un préamplificateur de fréquence intermédiaire avec réglage de gain linéaire en dB et un oscillateur à la fréquence extrêmement stable.

Description succincte de composants récents

Starter intégré pour tubes luminescents

Le Y1112 de Texas Instruments est destiné à remplacer les starters bi-métal conventionnels utilisés avec les tubes luminescents. Avantages: absence de clignotement, réduction des parasites et extinction des tubes défectueux.

FET-MOS avec dispositif antioscillations

L'une des techniques les plus employées pour l'élimination d'une éventuelle tendance à entrer en oscillations des étages de préamplification VHF consiste à enfiler une perle de ferrite sur la connexion du drain du transistor. Telefunken a mis au point un FET-MOS à résistance de drain incorporée; celle-ci contre très efficacement toute tendance à l'entrée

en auto-oscillation. Hormis cette particularité, le FET du type BF 965 est identique au FET BF 964 qu'il peut ainsi remplacer sans autre forme de procès.

Filtre de parole ne nécessitant pas de composant externe

Le H 9400 est un circuit CMOS présenté en format mini-DIP destiné à la suppression des parasites nés lors de la sélection d'un numéro de téléphone. Il comporte deux filtres passe-bas (24 et 12 dB/octave) dont la fréquence de coupure est respectivement de 3,5 et 10 kHz. Les seules connexions que possède ce circuit sont celles destinées à son alimentation (3...10 V) et celle fournissant le signal. Ce circuit est fabriqué par EM Microelectronic à Marin (Suisse).

Circuits pour système VPS
Siemens propose deux circuits
intégrés permettant la réalisation d'un décodeur VPS: le
"Dataslicer" SDA 5232 et le
décodeur VPS proprement dit,
le SDA 5640. Comme l'un ne
peut aller sans l'autre, Siemens
les fournit par paires; le décodeur est compatible bus l²C.

Temporisateur pour essuieglaces

Un nouveau circuit de Telefunken, le U 642 B est un temporisateur spécialement conçu pour les applications automobiles. Il peut travailler en cadenceur d'essuie-glaces ou fonctionner à la demande, le passage d'un mode à l'autre se faisant par action sur une touche. Avantages: réduction sensible du nombre de composants nécessaires et conformité aux exigences sévères de l'industrie automobile.

NXA 1011 et NXA 1021, circuits CCD pour caméras légères Valvo présente deux nouveaux capteurs à semi-conducteurs CCD qui trouveront sans aucun doute place dans les caméras légères de la prochaine génération. Ces circuits répondent au standard CCIR. La technologie adoptée est celle du transfert d'image (frame transfert). Valvo a bien évidemment conçu les circuits intégrés auxiliaires indispensables lors du choix de ce type de circuits CCD.

LTZ1000, une super diode zener à stabilité de 2 ppm

Linear Technology propose une diode zener qui affiche des caractéristiques impressionnantes: stabilité de 2 ppm et dérive de 0,3 ppm/°C. La puce est dotée d'un dispositif de réchauffage avec capteur de température, dont le réglage est accessible de l'extérieur. 60 °C constitue la température assurant la meilleure stabilité.


U 2146 B, compresseur/expanseur à large bande

Telefunken vient de lancer sur le marché un nouveau circuit que l'on peut selon le cas monter soit en compresseur, soit en expanseur. Le U 2146 B, puisque c'est de lui qu'il s'agit, possède deux canaux identiques de sorte que l'on peut l'utiliser en stéréo ou en opposition. Ce circuit comporte de plus une paire d'amplificateurs opérationnels. La tension d'alimentation est stabilisée sur la puce "on chip". Domaine d'applications privilégié: les émetteurs FM; but: en augmenter la por-

TDA 1516/1518/1521, de nouveaux amplificateurs complets Valvo/Philips/RTC propose une nouvelle série d'amplificateurs BF qui se passent pratiquement de tout composant externe. Les voici:

TDA 1516: stéréo pour applications automobiles (tension d'alimentation = 14,4 V), 2 X 12 W dans charge de 2 Ω , 22 W dans 4 Ω pour un montage en pont.

TDA 1518: caractéristiques identiques à celles du TDA 1516 avec gain en tension plus important (40 dB).

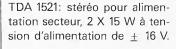


TSA150: capteur d'accélération

(Texas Instruments)

Utilisant des capteurs piézorésistifs au silicium, Texas Instruments a réalisé un capteur d'accélération dont la fabrication repose sur les mêmes techniques que celle des circuits intégrées standards, ce qui en explique le faible prix. Cette dernière qualité est indispensable si l'on envisage une production en masse d'un tel circuit. L'une des applications qui vient immédiatement à l'esprit est celle de détecteur de collision servant au déclenchement automatique de certains dispositifs de sécurité automobiles, tels qu'une enveloppe gonflable dans la colonne de direction ou système de verrouillage de ceinture de sécurité.

Le capteur présenté dans un boîtier métallique modifié convient parfaitement pour une implantation directe sur circuit imprimé.

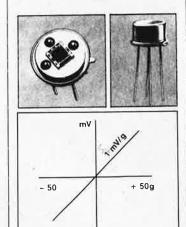Le capteur possède une plage de mesure de $\pm 50~g$ et supporte jusqu'à 3 000 g. Il accepte une tension d'alimentation de 16 V au maximum.





Schottky GaAs pour mélangeur en anneau

(Telefunken)

Cette société allemande propose une nouvelle série de diode Schottky qui combinées d'une certaine manière peuvent servir à réaliser un mélangeur. Les types S 450 D en boîtier TO-50 contient une puce d'arséniure de gallium comportant 4 diodes Schottky intégrées montées en anneau. Grâce à cette intégration, les 4 diodes ont des caractéristiques électriques identiques et la même température de fonctionnement.

Il existe en outre une version pour montage en surface proposée en boîtier SOT-143, la S 460 D.

Voici quelques-unes des caractéristiques techniques les plus importantes:

- A 1 mA, la tension directe atteint 620 mV minimum;
- A un courant direct de 5 mA, la résistance - série ne dépasse pas 15Ω au maximum;
- Capacité diagonale dans l'anneau de diodes: 0,7 pF typique.

Ce même type de diodes existe

également en version demianneau, c'est-à-dire deux diodes mises en série avec prise intermédiaire. Leur numéro de type est respectivement S 455 D pour la version en boîtier TO-50 et S 465 D pour la version en boîtier SOT-23.

Amplificateur opérationnel à très faible niveau de bruit: LT 1028


(Linear Technology)

Les ingénieurs de Linear Technology, fabricants du LT 1028 n'hésitent pas à lui attribuer les qualificatifs de "super noiseless" (à bruit extrêmement faible), et de "state of the art" (à l'avant-garde de la technologie). Cet amplificateur opérationnel se distingue en effet par un niveau de bruit très faible, une tension résiduelle d'entrée C.C. (DC offset) pratiquement négligeable et un taux (ou vitesse) de montée (slew rate) élevé(e).

En voici les caractéristiques garanties:

à 1 kHz, le signal de bruit en sortie atteint 1,1 nV/√Hz (0,85 typique) et ne dépasse pas 1,7 nV/√Hz à 10 Hz. De par sa tension résiduelle d'entrée maximale de quelque 40 μ V, cet amplificateur convient tout particulièrement aux applications de mesure; à noter en outre la valeur élevée de sa vitesse de montée: 11 V/us.

Disponible en boîtier TO- et

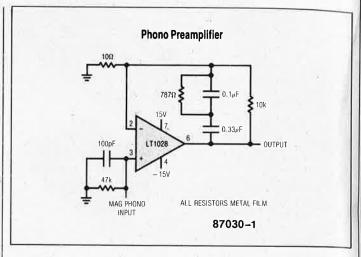

Mini-DIP, le LT 1028 constitue un remplaçant idéal des OP-07, OP-27 et OP-37. Si on s'en sert pour remplacer un 5534, on pourra supprimer le réseau de compensation exigé par celui-ci.

L'audio constitue un domaine parfait pour le LT 1028, tout spécialement lorsque l'on se trouve en présence d'une impédance de source faible ou de signaux de niveau peu élevé.

Convertisseur de valeur efficace jusqu'à 100 MHz


(Linear Technology)


Ce convertisseur RMS/C.C. à large bande proposé par Linear Technology est en mesure de fonctionner sur une plage de fréquences très étendue, ce qui lui donne accès à des domaines d'application nouveaux. La précision indiquée par le fabricant est de 1 % jusqu'à 50 MHz et de 2 % jusqu'à 100 MHz, le point $-3 \, \mathrm{dB}$ se situant à 300 MHz. Ce circuit intégré permet de mesurer des signaux ayant un facteur de crête de 50:1, ce qui correspond à une

plage de dynamique de 20:1 au minimum. Il possède deux entrées (50 et 250 Ω), la tension d'entrée maximale est de 35 V crête à crête.

Le boîtier DIL du LT1088, puisque c'est de ce dernier circuit qu'il s'agit, contient deux thermocoupleurs intégrés identiques isolés thermiquement l'un de l'autre; leur entrée comporte deux résistances de chauffage (50 et 250 Ω) et leur sortie une diode assurant la fonction de capteur de température.

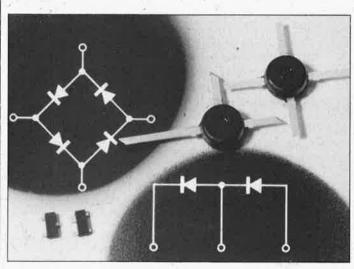La prise du second optocoupleur dans le réseau de régulation d'un amplificateur opérationnel permet une compensation de la température ambiante.



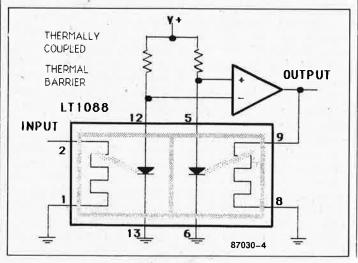

mettez un tigre dans votre PC 1512

et peaufinez-en la carburation

L'arrivée du PC 1512 d'Amstrad sur le marché des ordinateurs personnels a constitué un nouveau jalon dans l'évolution du rapport performances/prix de ce type d'appareils. Sa version de base est en effet livrée avec un logiciel puissant GEM (Graphics Environment Manager) et une souris qui en facilite notablement la "manipulation". Cependant, tout n'est pas parfait. Il suffit en effet d'avoir passé quelques heures devant son écran pour souhaiter disposer de caractères plus piqués, d'un peu plus de vitesse et pourquoi pas... d'un disque dur, trois désirs qu'il est relativement facile de satisfaire. Le but de cet article est de vous indiquer la procédure à suivre.

Voici plus d'un an que l'Amstrad PC 1512 a fait son apparition sur le marché français. Le coeur de cet ordinateur personnel est un microprocesseur du type 8086-2, ce qui signifie que l'on se trouve en présence d'un 16 bits véritable. De ce simple fait déjà, cet ordinateur possède un avantage de vitesse sur ses concurrents à 8088, à bus de données de 8 bits seulement. Lors de comparaisons de vitesse entre ordi-

nateurs on utilise bien souvent le programme SYSINFO (SI) de Peter Norton, logiciel comparant la vitesse de l'ordinateur testé à celle d'un IBM-PC standard travaillant à une fréquence d'horloge de 4,77 MHz. La plupart des clones du marché sont dotés d'un interrupteur Turbo qui permet le fonctionnement à 8 MHz de leur microprocesseur. Dans de telles conditions, le programme SI fixe à 1,7 l'augmentation relative de la vitesse si le microprocesseur est un 8088-2. Avec son 8086-2, le PC 1512 s'en tire encore mieux puisque sa vitesse relative se situe entre 1,8 et 1,9 (fréquence d'horloge de 8 MHz). Bien que tout le monde s'en serve, il est reconnu que le programme SI n'est pas le meilleur moven d'effectuer une comparaison de vitesse. En pratique, il n'arrive que très rarement que la vitesse d'exécution d'un programme se fasse 1,8 fois plus vite, vu, entre autres choses, le fait que la vitesse des lecteurs de disquettes ne change pas elle même lors d'une augmentation de la fréquence d'horloge du processeur. Pour pouvoir tirer le meilleur parti d'un processeur à 16 bits, il faut que l'ordinateur possède un bus de données de 16 bits. Un (IBM) PC ne dispose la plupart du temps que d'un bus de données de 8 bits. Le PC 1512 au contraire est doté d'un bus de données de 16 bits entre le processeur et la mémoire (vidéo). Ainsi, la vitesse intrinsèque du processeur est utilisée au mieux tant que l'échange de données se limite entre la mémoire et le microprocesseur.


Figure 1. Vue plongeante à l'intérieur d'un PC 1512. Le cercle entoure les connecteurs prévus pour l'adjonction d'un lecteur de disquettes, les flèches indiquent les points de fixation prévus à son intention.


Figure 2. Il suffit de doter le lecteur de disquettes de deux profils en L pour assurer à son montage une rigidité mécanique à toute épreuve lors de sa mise en place dans le PC 1512.

Plus vite

Dans le cas du PC 1512, l'augmentation de la vitesse existe d'origine puisque le processeur tourne à 8 MHz dès "sa naissance". Si l'on désire aller encore plus vite, la seule solution consiste à remplacer le processeur.

NEC, une firme...japonaise vous vous en seriez doutés, fabrique une version rapide de processeurs 100% compatibles avec les 8088 et 8086 d'Intel tant du point de vue logiciel que matériel, circuits baptisés respectivement V20 (µPD 70108 C-8) et V30 (µPD 70116 D-8), notablement plus rapides que leurs homologues d'Intel. Equipé d'un V20 (et travaillant à 4,77 MHz) un PC standard peut se targuer d'un indice SI de 1,8; à une fréquence de 8 MHz, cet indice passe à 3,0 voire 3,1. Un PC 1512 doté d'un V30 atteint même à un facteur SI de 4,0 si ce n'est 4,1: 4 fois plus rapide qu'un PC standard!!! Cette différence est particulièrement sensible lors du listage d'un programme, les lignes défilent à toute vitesse sur l'écran. Ce gain de vitesse doit également être tangible lors de calculs répétitifs, mais il peut être notablement réduit dans le cas d'un programme exigeant de nombreux appels aux Entrées/Sorties (lecteur de disquettes, imprimante). Ces deux types de processeurs ne sont malheureusement pas encore au catalogue de tous les revendeurs de composants pour micro-ordinateurs; certains d'entre eux (voir outre-Quiverain en particulier) proposent le V20 à 439 FB (soit 70FF). Le V30 ne devrait guère dépasser 200 FF. Etant

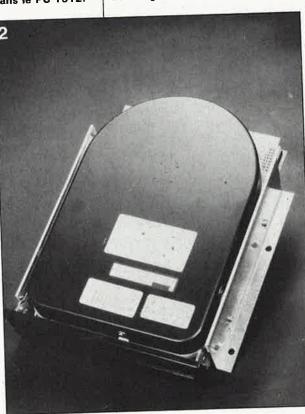

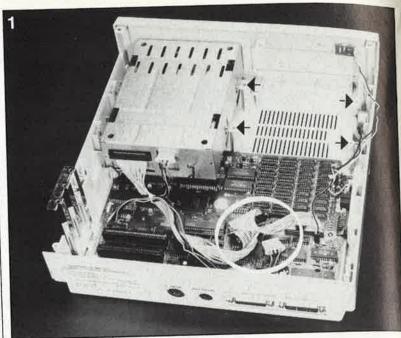

données les performances obtenues, cette substitution se justifie pleinement.

La technique de remplacement du 8086-2 par un V30 dépend du type de PC 1512 considéré. En ce qui nous concerne, nous n'avons même pas eu à ôter le capot supérieur de notre PC 1512 cobaye. Après ouverture du compartiment prévu pour les extensions, nous avions une vue directe sur le 8086-2. D'après le manuel technique d'Amstrad le circuit principal est blindé, ce qui en pratique semble être le cas sur la plupart des modèles. La tôle de blindage est fixée par une dizaine de vis. Si l'on veut dans ce cas accéder au circuit principal on se trouvera dans l'obligation de démonter le PC 1512. Il n'y a pas de raisons de s'affoler, car s'il est dans vos intentions d'ajouter un lecteur de disquettes il vous faudra de toutes façons ouvrir votre Amstrad PC. Une fois le circuit principal mis à nu, on pourra extraire le 8086-2 de son support avec toutes les précautions d'usage et le remplacer par un V30. Vérifiez bien que toutes les broches de ce circuit se trouvent bien dans le support avant de refermer l'ordinateur et de le mettre sous tension pour voir s'il fonctionne normalement.

Un second lecteur de disquettes

Le magasin où vous avez acheté votre Amstrad PC 1512 ne demande pas mieux que d'y installer un second lecteur de disquettes. Ceci a l'avantage de doter votre ordinateur d'un second lecteur à l'aspect identique au premier, blindage y compris. Cette opération a cependant un petit

inconvénient: son prix, d'autant plus que la mise en place d'un second lecteur de disquettes est une opération à la portée de la quasi-totalité des amateurs de micro-informatique. La figure 1 montre que l'ordinateur comporte déjà les connecteurs (cercle) et les points de fixation (flèches); la fixation du lecteur de disquettes dans le boîtier se fait à l'aide de deux profils en L vissés sur ce dernier. La figure 2 illustre la solution adoptée pour la mise en place d'un disque dur; la mise en place d'un lecteur de disquettes souples se fait très exactement de la même manière. Une fois doté de ses deux profils en L, le lecteur de disquette vient reposer sur les points indiqués en figure l. Pour effectuer l'ouverture de la face avant, il suffit de couper quelques plots de plastique pour libérer la plaquette de protection (et d'enjolivement) de l'orifice.

Le disque dur

L'utilisation d'un disque dur apporte un gain de vitesse et de confort d'emploi très appréciable. On trouve aujourd'hui sur le marché des disques durs avec carte de commande (contrôleur) pour 4 000 FF voire moins. Si le vendeur vous donne la procédure à suivre pour formater le disque dur, l'implantation de ce dernier n'est pas plus compliquée que celle d'un lecteur de disquettes souples. Avec un disque dur, il n'est pas nécessaire d'enlever la plaquette de protection située en face du second orifice prévu sur la face avant du PC 1512 (rien ne l'interdit cependant, ça fait chic, un disque dur!!!). La platine du circuit de commande de(s) lecteur(s) sera enfichée dans l'un des connecteurs disponibles (voir

Figure 3. Le disque dur vient de "jouer des coudes" pour trouver chaussure à son pied. La carte du contrôleur de lecteurs de disques peut être enfichée dans l'un des connecteurs disponibles.


cercle de la figure 3). La meilleure solution consiste à utiliser pour cette carte le connecteur situé immédiatement derrière les lecteurs. Le disque dur est connecté à la carte du contrôleur par l'intermédiaire de deux câbles plats terminés par les connecteurs adéquats. L'alimentation du disque dur se fait à l'aide de l'un des connecteurs à quatre broches disponibles. La figure 4 montre "l'état des lieux" après implantation de la carte du contrôleur, et avant que nous n'ayons fermé le compartiment des cartes d'extension (seuls deux connecteurs restent libres).

La qualité de l'image

Amstrad a réussi à mettre sur le marché un ordinateur universel sur lequel tournent tout à la fois logiciels professionnels et logiciels ludiques (jeux). La gestion de l'écran est faite par le CGA (Color Graphics Adapter), circuit intégré implanté sur la platine principale. La carte CGA possède un inconvénient connu: la qualité des caractères n'est pas à la hauteur de ce que l'on pourrait désirer; il est en effet pratiquement impossible de créér, avec une matrice de 8 x 8 points (celle définie par le CGA), toutes les variétés de caractères plus attrayantes les unes que les autres (comme on les trouve sur l'Atari, le Mac ou autres Amiga). Cette matrice a en outre l'inconvénient de générer des lignes de caractères très proches les une des autres de sorte que les g, j, et autres y ne descendent que d'un point et viennent s'accoler aux caractères de la ligne du dessous. Il faut en outre signaler que l'interconnexion moniteur--ordinateur ne respecte pas le standard habituel des (IBM) PC et autres clones. Ainsi lorsque l'on envisage d'améliorer la qualité de l'image, on se trouve confronté à quelques problèmes; il n'y a cependant aucune raison de baisser les bras, car dans le prochain chapitre nous allons vous indiquer comment les résoudre.

Amélioration de l'image

Si le traitement de texte (gestion de tableaux, banque de données) est l'application principale prévue pour votre PC 1512, il est préférable de laisser à une carte Hercules le soin de générer l'image visualisée par l'écran. Avec la carte Hercules, chaque caractère se voit réserver un emplacement de 9 x 14 points, matrice dans laquelle la lettre proprement dite occupe une matrice de 7 x 9 points. Cette construction garantit une meilleure lisibilité des caractères et un espace entre les

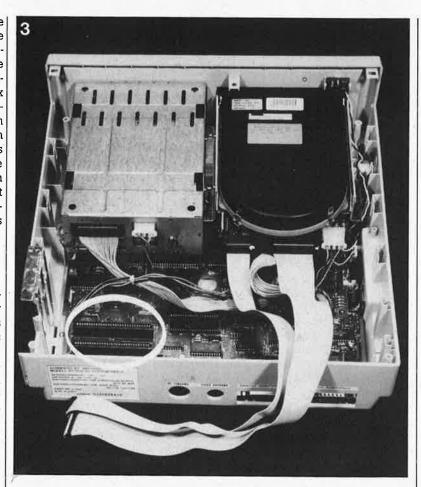

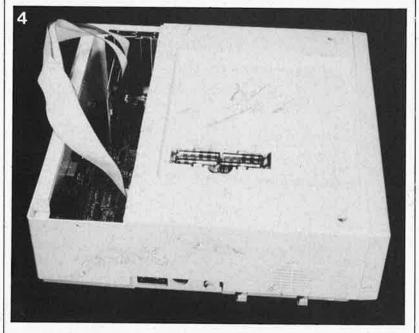


Figure 4. La carte du contrôleur de lecteurs de disques se trouvant fort (à son) aise, comme dirait La Fontaine, il est temps de refermer le couvercle.

lignes suffisant. Ce gain de qualité, la carte Hercules la doit au respect des normes vidéo définies par IBM pour sa carte de visualisation de caractères (différentes de celles adoptées pour la visualisation de graphismes). Ces normes supposent une fréquence de ligne de 18,432 kHz et une fréquence de balayage d'image de 50 Hz. Dans ces conditions, l'image ne comporte plus 262, mais 368 lignes, une augmentation très notable de la résolution verticale. En réalité, seules 25 x 14 soit 350 lignes des 368 dispo-

nibles sont utilisées, ce qui reste cependant sensiblement supérieur aux 200 lignes utilisées par la carte CGA. La carte Hercules apporte également une amélioration de la résolution horizontale, la faisant passer de 640 (CGA) à 720 points. Outre l'avantage d'un gain sensible de la qualité de l'image en mode texte, l'utilisation de la carte Hercules apporte aussi une meilleure résolution en mode graphique (720 × 348 pixels). Ajoutez à cela que la plupart des logiciels actuels supportent la carte Hercules, et vous conviendrez

qu'il s'agit là d'une modification indispensable (à moins que vous n'ayez besoin de la couleur à tout prix).

La mise en place d'une carte Hercules est l'enfance de l'art: on ouvre le capot fermant le compartiment arrière destiné aux les cartes d'extension, on implante la carte dans l'un des connecteurs libres et l'on referme le compartiment: l'affaire est réglée. Et ensuite? C'est là que les choses se compliquent. Le moniteur du PC 1512 est en effet incapable de digérer les signaux vidéo fournis par la carte Hercules. Remplacer ce moniteur par un moniteur standard est impossible, l'alimentation du PC 1512 se trouve en effet à l'intérieur du moniteur. Acquérir un second moniteur? Il nous semble que la connexion de deux moniteurs à un ordinateur sort déjà quelque peu du cadre de ce que l'on pourrait appeler une utilisation "amateur" d'un ordinateur personnel. Il ne reste plus que la solution de modifier le moniteur d'origine. Heureusement les choses sont loin d'être aussi difficiles qu'on pourrait le croire à première vue; à l'issue des modifications, il suffira de basculer un inverseur pour passer du mode CGA au mode Hercules...

Adaptation du signal vidéo de la carte Hercules

Comme nous l'avons indiqué précédemment, les signaux fournis par l'ordinateur au moniteur sont quelque peu différents des normes standard. Amstrad a sans aucun doute de bonnes raisons pour avoir adopté cette voie, mais cela complique la connexion d'une carte Hercules à son PC 1512. Il faut d'une part inverser le signal vidéo et le signal d'intensité et d'autre part combiner les signaux de synchronisation séparés à l'origine pour en faire un signal CSYNC. La figure 5 montre comment adapter et inverser ces signaux. Ce circuit est alimenté par Hercules dont carte connecteur-D possède déjà une broche de masse. La tension de 5 V est appliquée aux broches 3, 4 et 5 de ce connecteur, broches qui véhiculent normalement les signaux R(ouge), V(ert) et B(leu). Nous n'avons que faire de la couleur puis-

que de toutes façons la carte Hercules est monochrome. Après avoir interrompu les pistes arrivant aux broches 3, 4 et 5 du connecteur à proximité immédiate de ce dernier. on relie ces broches à un point de la platine auquel est disponible le +5 V de l'alimentation. Le passage du mode CGA au mode Hercules se fait par l'intermédiaire d'un commutateur sextuple, Sl. Commutateur placé en position illustrée par le schéma, le moniteur est relié à la carte CGA. Si l'on actionne SI pour passer en mode HGC (Hercules Graphics Card) les lignes d'entrée du moniteur R, V et B sont reliées à la masse. La sortie vidéo de la carte Hercules est reliée à l'entrée BLACK du moniteur par l'intermédiaire d'une porte EXOR N2 montée en inverseur. De manière similaire, le signal d'intensité est transmis au moniteur par l'intermédiaire de la porte Nl.

En ce qui concerne les signaux de synchronisation, les choses sont un peu plus pointues. L'impulsion de synchronisation verticale (VS) fournie par la carte Hercules est légèrement trop large pour le moniteur du PC 1512; dans ces conditions, lors de

Figure 5. Un rien d'électronique permet d'adapter les signaux fournis par la carte Hercules aux exigences du moniteur (modifié) de l'Amstrad.


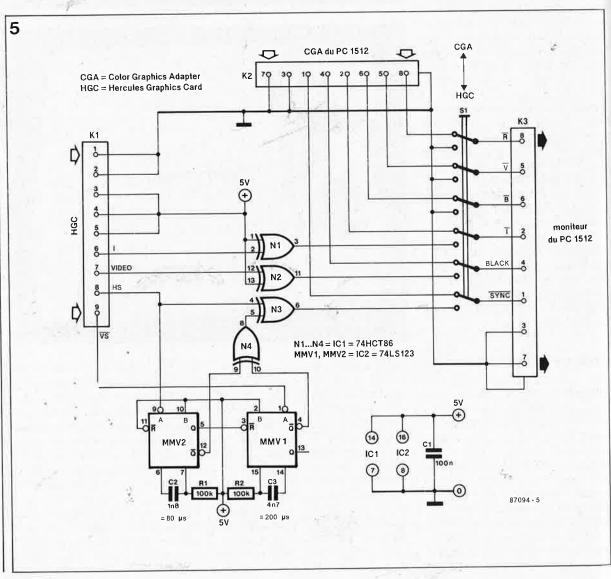


Figure 6. Exemple de réalisation pratique du circuit de la figure 5. Le boîtier sera fixé sur l'arrière du coffret de l'ordinateur.

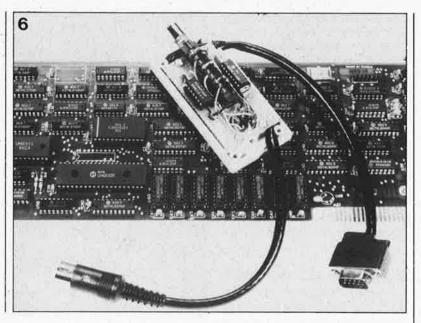

La photo de la **figure 6** donne un exemple de réalisation pratique du circuit de la figure 5. Le connecteur DIN du montage s'enfiche dans la prise DIN pour moniteur du PC 1512 et le connecteur—D prend place



VR402 30KB 20 20 TH401 100 10.4 (D) (c)VERTICAL DEFLECTION S V-SYNC IC402 µPC1031 H2 sync IC401 AN5753 0.02,..0.025 AUF H.AFC OSC X-RAY PRE HOR, OSC DRIVER 8 (B) OR ➂ 5Y 0407 **(4)** T401 RB-20852 10ELS4 35V220 **12V** 87094 - 7

Figure 7. Voici les modifications à effectuer sur le circuit imprimé du moniteur dont on trouve ici une partie du schéma électronique. Pour tous les détails, nous vous prions de vous reporter au texte.

Figure 8. Les cercles indiquent les endroits où sont effectuées les modifications platine du moniteur.


dans la prise correspondante de la carte Hercules. La prise en provenance du moniteur vient s'enficher dans la prise DIN que comporte le montage que nous venons de décrire (voir photo 6). Nous avons fixé le montage sur le couvercle d'un boîtier (dimensions approximatives $100 \times 50 \times 25$ mm). Nous avons vissé l'autre demi-coquille de ce boîtier à un endroit adéquat sur l'ordinateur, l'étiquette d'identification en l'occurence.

Comme nous disposons maintenant des signaux vidéo il ne nous reste plus qu'à modifier le moniteur en conséquence.

Adaptation du moniteur

La nouvelle fréquence de ligne (18,432 kHz) se situe hors de la plage de réglage de l'ajustable de synchro horizontale (H-HOLD) VR401. Cette plage peut être déplacée en faisant passer la valeur de C411 de ln2 à 560 p (voir figure 7a).

La réduction de la fréquence d'image de 60 à 50 Hz entraîne une augmentation de la hauteur de l'image sur l'écran (V-SIZE). A nouveau, il nous faut procéder à un déplacement de la plage de réglage l'ajustable correspondant de (VR403). Pour ce faire, il suffit de mettre en parallèle sur C419 un condensateur au tantale de 4,7µF/16 V (voir figure 7c et centre de la figure 8). Si l'on met VR403 à sa valeur de résistance minimale, la hauteur de l'image correspond aux normes CGA; si cet ajustable est mis dans sa position de résistance maximale, la hauteur de l'image répond aux exigences de la carte Hercules. Pour éviter tout malentendu lors de l'étude du schéma, les symboles utilisés par Amstrad différant notable-

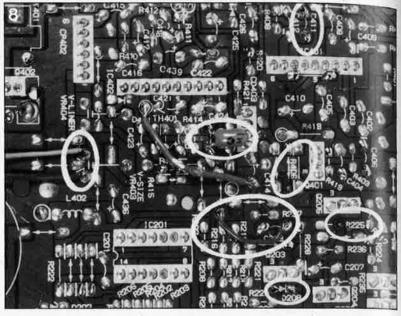

ment de ceux que vous avez l'habitude de trouver dans Elektor, raison pour laquelle nous avons prévu le tableau de la figure 9 qui donne la traduction des symboles "incriminés". A noter que la sérigraphie de l'implantation des composants de la platine du moniteur se trouve côté pistes; en d'autres termes, la figure 8 illustre le côté pistes de ce circuit imprimé.


Une fois modifiées les valeurs de C411 et de C419, on commencera par vérifier qu'il est possible d'obtenir (par action sur les ajustables) une image stable et de hauteur convenable tant en mode CGA qu'en mode Hercules. Si tel n'était pas le cas il faudra rechercher expérimentalement les valeurs convenables de C411 et/ou de C419. Par action sur VR402 il faudra ajuster la synchronisation verticale de manière à obtenir une image stable tant en mode CGA qu'en mode Hercules. Si nécessaire


on pourra modifier la valeur de R411. Une fois réglé le problème de la hauteur de l'image, il reste, en mode Hercules, à revoir la largeur de l'image, point que nous traiterons un peu plus loin.

La figure 10 montre la technique adoptée pour passer rapidement du mode CGA au mode Hercules. Ce circuit est tout simplement connecté aux ajustables VR401 et VR403. Si la modification de la valeur de C419 n'apporte pas le résultat escompté, on pourra ajouter l'ajustable P2. Dans ce cas, au lieu de connecter le contact central de S2b à VR403, il faudra relier le curseur de P2 à cet ajustable (flèche pointillée). Il reste suffisamment de place près de l'interrupteur secteur situé à l'arrière du moniteur pour y implanter \$2. La position optimale de cet inverseur double se trouve à droite en-dessous du câble situé le plus à droite; si l'on opte pour une position différente à cet

Figure 9. Ce tableau traduit les symboles utilisés par Amstrad en symboles compréhensibles par tout lecteur d'Elektor.

Figure 10. Ce simple inverseur bipolaire permet au moniteur (modifié) de traiter soit des signaux aux normes CGA soit des signaux aux normes Hercules.

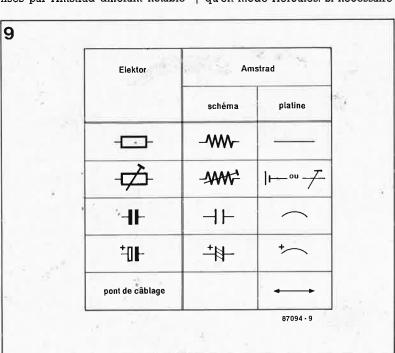

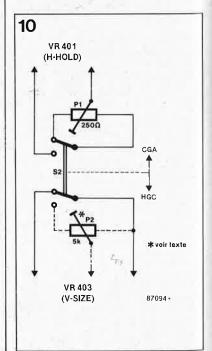

o e rao state RO pund s

fic

ta

d

e

tic in Il

tic

m

bo ré

endroit-là, il y a grand risque de voir l'inverseur toucher le filtre secteur L501 implanté sur le circuit imprimé à proximité de l'interrupteur secteur.

La largeur de l'image

Bien que la durée de ligne soit plus courte (réduite de 64 à $54,25~\mu s$) la largeur de l'image augmente; ceci est dû au fait que la carte Hercules utilise la pleine largeur d'image. Pour garantir une visualisation correcte de tous les points, il va falloir limiter le balayage horizontal. Il faut en outre réduire la durée de suppression de ligne (blanking) sous peine de ne pas pouvoir visualiser tous les 80 caractères de la ligne.

Tout près du transformateur Haute-Tension FB401 nous découvrons les condensateurs C431...C433 qui ensemble possèdent une valeur de quelque 38 n (valeur déduite du schéma, voir figure 7b). Notre moniteur était lui doté d'un condensateur de 33 n. Ce dernier détermine la largeur de l'impulsion de retour de lignes, impulsion qui est aussi responsable du blanking. Pour diminuer la largeur de cette impulsion il faut réduire à 25 n environ la valeur totale des condensateurs C432...

...C434. ATTENTION: ces condensateurs doivent avoir une tension de service de 630 V!. Si l'on vient tout juste de couper l'alimentation du moniteur, ces condensateurs véhiculent une tension dangereuse pendant une certaine durée avant d'être déchargés.

Ce n'est pas encore fini. Pour le circuit de clamping cette impulsion est encore trop large, ce qui entraîne la disparition de quelques caractères en début de chaque ligne. Pour résoudre ce problème nous allons attaquer le circuit de clamping directement par l'impulsion de synchronisation. Le schéma de la figure 7d montre la procédure adoptée. Elle nécessite l'extraction de R225 (voir figure 8). On découple C203 par extraction du strap situé à proximité immédiate de R406. La transmission du signal de synchronisation se fait par la mise en place d'une liaison entre R228 et le strap situé juste au-dessus de R216 (voir figure 8). Il reste à souder une résistance de 10 k en parallèle sur la diode D208 et nous en avons terminé en ce qui concerne les modifications à effectuer sur le circuit imprimé.

Il nous reste à procéder à une limitation du balayage horizontal. Par la mise en série d'une petite self sur la bobine de balayage horizontal nous réduisons le courant circulant par celle-ci, limitant ainsi le balayage. Il


n'est pas possible d'utiliser une résistance pour effectuer cette réduction du courant car ce type de composant possède une influence néfaste sur la linéarité. Notre self de fabrication maison est réalisée à l'aide d'une self d'anti-parasitage (du type de celles utilisées dans les circuits à triacs) et un morceau de fil de cuivre émaillé de 1 mm de section environ. Dans la majorité des cas, la self de choc considérée est bobinée sur un noyau en forme de tore recouvert d'un enrobage plastique; c'est très exactement ce type de self qu'il nous faut, en version 2 A ou 5 A peu importe. Commencer par le débarrasser de son enroulement d'origine que l'on remplace par 10 spires de fil de cuivre émaillé de 1 mm. On intercale ensuite la self entre la bobine de déviation et le fil de connexion (voir figure 11) en soudant l'une des extrémités de la self sur l'un des deux plots de contact centraux de la platine présente au-dessus de l'enroulement de balayage: l'autre extrémité de la self est reliée au câble de connexion que l'on vient de désouder de ce plot.

S'il apparaissait lors du test de bon fonctionnement que l'image est devenue trop étroite, il faudra diminuer le nombre de spires, une spire à la fois. Comme on n'effectue pas de commutation de cette self lors du passage d'un mode à l'autre, il faut éviter de trop réduire la largeur de l'image sous peine de se retrouver avec une image trop étroite en mode CGA. Sur notre système, une self de

6 spires remplissait parfaitement son office.

Ces modifications effectuées, vous venez de transformer votre PC 1512 en "grand garçon". Oh nous avons failli l'oublier. Mais vous avez sans doute constaté que la platine principale de votre Amstrad PC comportait 18 supports vides!!! Ils sont prêts à recevoir 128 k de RAM sous la forme de 18 circuits intégrés de RAM du type 4164 (150 ns). Ceci termine la mise au dernier cri de votre Amstrad PC 1512.

Figure 11. Voici comment implanter la self dans le circuit de balayage horizontal du moniteur du PC 1512.

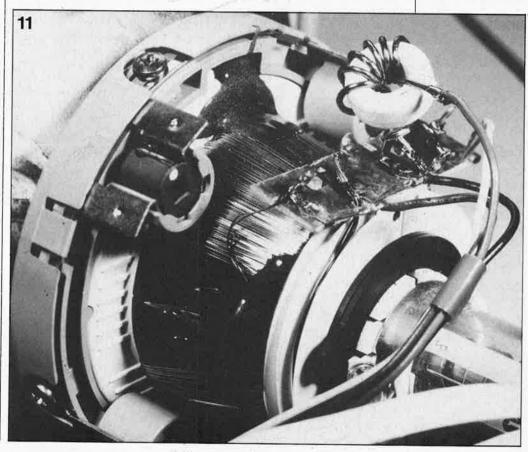

électronique et téléinformatique à votre service





le serveur MINITEL d'ELEKTOR

Depuis le début du mois de mai, Elektor met un serveur MINITEL à la disposition de ses lecteurs. Vous êtes déjà quelques milliers à avoir réagi à l'annonce de la création de ce service faite dans le numéro du mois de mai. Aujourd'hui, nous vous proposons une présentation plus détaillée de notre serveur, de quoi vous donner envie de composer le 36 15 et de taper le code ELEKTOR. Nos amis lecteurs belges et suisses peuvent accéder à Téletel 3 en composant, depuis leur pays, le code international de la France, c'est-à-dire le 33, suivi du 36 43 15 15, ce qui n'a toutefois d'intérêt que s'ils disposent d'un MINITEL, d'un terminal équivalent ou d'un microordinateur avec modem et un logiciel compatibles avec le standard Télétel , mode Vidéotex.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous voudrions rappeler que ce serveur est à votre service; c'est donc à vous lecteurs qu'il doit plaire. Si, en le consultant, vous avez des idées d'améliorations possibles, ayez donc la gentillesse de faire un tour par la boîte à lettres d'Elektor et laissez-y un petit mot; nous tiendrons compte de vos remarques et suggestions. Merci.

Les mots-clés (voir tableau) vous permettent de sauter directement d'une rubrique à l'autre sans passer par un dédale de menus et de sommaires, ce qui se traduit pour vous par une augmentation considérable de l'efficacité de la consultation des rubriques: abandon instantané d'une rubrique et accès instantané à une autre rubrique plus ou moins éloignée.

Imaginons que vous êtes en train de consulter la TABle des matières à la rubrique ALImentation et que vous découvrez dans le numéro 46 page 48 l'article qui vous intéresse. Cet ancien numéro d'Elektor ne figure pas dans votre collection personnelle et vous désirez savoir s'il est encore disponible ou déjà épuisé. Inutile de faire marche arrière dans le menu

"TABle des matières": tapez directement le mot-clé ABO, et vous serez à pied d'oeuvre. De là, vous souhaitez retourner dans les tables des matières pour consulter la liste des articles parus sur l'électronique auto. Inutile de repasser par les menus: tapez directement AUT et vous verrez apparaître la liste recherchée! En résumé, vous pouvez taper les motsclés même lorsque le serveur ne vous y invite pas explicitement.

ELEKTOR-ACTUALITES

Mot-clé: ACT

Dans cette rubrique, vous pouvez trouver le sommaire détaillé du numéro du mois en cours, une avant-première du prochain numéro à paraître et le sommaire complet des 6 derniers numéros parus. A quoi viennent s'ajouter des communiqués de la rédaction, messages et informations d'intérêt général et souvent de dernière minute.

TABLE(s) DES **MATIERES**

Mot-clé: TAB

Parmi les questions que l'on nous pose fréquemment, il y en a deux qui justifiaient presqu'à elles seules la création d'un serveur, à savoir: "Dans quel numéro d'Elektor est paru tel montage?" et "Avez-vous publié un article sur ...?"

La rubrique "tables des matières" (au pluriel, svp) est le service de documentation par excellence, dont la mission est de répondre à ce genre de questions. Vous pouvez y consulter toutes les tables des matières thématiques annuelles du magazine depuis le premier numéro. Par le jeu des mots-clés vous pouvez sauter directement dans une rubrique thématique, où que vous vous trouviez.

Une autre question posée très souvent par nos lecteurs est: "Y a-t-il eu un tort d'Elektor pour l'article XYZ?". Désormais on trouvera instantanément la réponse à cette question dans la rubrique TABLES DES MATIERES, où sont indiquées pour chaque article, le cas échéant, la publication ultérieure d'un complément d'informations sous forme de Tort d'Elektor et l'existence d'un circuit imprimé.

Lorsque vous consulterez cette rubrique, ayez une pensée émue pour les stakhanovistes (tendance AZERTY réformé) qui l'ont fabriquée. Merci.

PETITES ANNONCES GRATUITES* ELEKTOR

Mot-clé: PAG

* gratuites pour les particuliers (Attention! Les ciseaux d'Anastasie sévissent aussi sur Minitel)

L'un offre une collection complète de supports usagés pour circuits intégrés à 5, 13 ou 21 broches... L'autre recherche un fer à rotule pour souder dans les coins ou une cage de Faraday pour sa perruche. Ils se rencontreront forcément sur la PAGE.

Cette rubrique ne remplace pas les petites annonces gratuites dans le magazine Elektor, mais les complète efficacement.

Nous avons décidé de ressusciter Mlle Q.T (voir rubrique nécrologique dans le n° 99 de septembre 1986). Désormais celle-ci tiendra salon sur le...

FORUM DES INCIDENTS ET ACCIDENTS

Mot-clé: FOR

Vous avez rencontré un problème technique que vous n'arrivez pas à surmonter: venez en parler sur le forum des lecteurs d'Elektor; vous y trouverez sans doute quelqu'un qui a déjà résolu ce même problème et qui est disposé à vous aider.

Vous avez trouvé une solution intéressante à un problème qui vous empoisonnait depuis longtemps: venez en parler sur le forum des lecteurs d'Elektor, votre expérience profitera à d'autres lecteurs qui à leur tour vous feront part de leurs découvertes.

Message aussi sympathique que désintéressé, reçu le 7/5, à



titre d'exemple de ce que peut apporter le FORUM: "Simplifier le comparateur à fenêtre avec une porte EXOR recevant la tension directement sur une broche et la tension atténuée sur l'autre. Signé TOTO 5EH". A l'époque, le FORUM n'était pas encore ouvert, et Toto avait déposé son message dans la BAL d'ELEKTOR.

Cette rubrique est une exclusivité du serveur Elektor et sans doute son aspect le plus innovatif, puisque nous mettons à la disposition de nos lecteurs une structure qu'il leur appartient d'investir ensuite pour en faire un lieu d'échange et de rencontre efficace. Nous comptons sur vous!

ABONNEMENTS

Mot-clé: ABO

Tous les renseignements relatifs aux formules d'abonnement à Elektor sont disponibles dans cette rubrique qui comporte également un service de précommande par Minitel (avec confirmation ultérieure par courrier).

Si vous n'êtes pas encore abonné, cette rubrique mérite le détour. Mais elle vous sera utile aussi pour sa liste des anciens numéros épuisés, les modalités de commande de copies d'articles, les infocartes et les cassettes de rangement.

INDEX DES REVENDEURS

Mot-clé: IND

La France est grande et les fournisseurs de composants y sont clairsemés. L'index des revendeurs vous permettra de faire des repérages aussi bien dans votre région qu'à l'autre bout du pays, et éventuellement de consulter les informa-

tions spécifiques proposées par certains revendeurs. Tout cela pour vous faciliter la recherche des composants aux meilleurs prix et dans les meilleurs délais.

MESSAGERIE/ DIALOGUES EN DIRECT

Mot-clé: DIR

"Puce(lle) de 8 Kbit(e)s cherche (pré-) puce en vue souvenirs inoubliables avec rafraîchissements dans mémoire morte" "Résistances de faible valeur mais forte puissance cherchent condensateurs à charge rapide pour réseau d'accouplement alternatif"...

Si vous croyez avoir l'esprit "bien tourné" et que ces élucubrations électro-coquines ne vous tentent pas, ne venez surtout pas vous amuser avec les dialogues en direct. C'est infâme! S'il n'y a de brûlant en vous que la pointe de votre fer à souder et que vous êtes quelqu'un de sérieux, comme vous dites, vous pouvez néanmoins ouvrir une (ou plusieurs) boîte à lettres, ou encore déposer un message dans la boîte à lettres d'ELEKTOR (attention! la BAL d'ELEKTOR n'est pas un service de QT...).

Nous voici arrivés au terme de ce rapide tour d'horizon du nouveau serveur ELEKTOR. Le meilleur moyen de vous en faire une idée vraiment claire, c'est de l'essayer, Minitel à l'appui (n'oubliez pas de passer devant la boîte à lettres d'ELEKTOR, vos remarques, critiques et suggestions sont toujours les bienvenues).

Le serveur ELEKTOR n'a pas été créé dans un but strictement lucratif, même s'il est vrai aussi

que sans le reversement qui nous est fait d'une partie des taxes de communication, nous n'aurions peut-être pas pu créer ce serveur et surtout le concevoir comme un service pour nos lecteurs. Ces bonnes paroles seront corroborées par la parution dans un prochain numéro d'articles sur des systèmes d'utilisation économique de vos Minitels (mise en mémoire de pages, pré-édition de messages, etc). En attendant, sachez que sur le marché il existe des dispositifs permettant l'enregistrement de pages (par exemple la PBM de MIW SA, ou MISTRAL de CD Informatique, ainsi que des émulateurs de Minitel sur PC, comme par exemple le programme ESTEL de GOTO-INFORMA-TIQUE).

Et maintenant, à vos MINITEL. Tapez 36 15, suivi du code ELEKTOR...

Le serveur ELEKTOR a été élaboré en collaboration avec la société GOTO-INFORMATIQUE de Tourcoing (coup de chapeau); il est hébergé par le logiciel HOSTEL de cette même société (re-coup de chapeau) et nos pages sont composées sur leur logiciel KRISTEL (excusez-moi. vous êtes assis sur mon chapeau!). Pour plus de renseignements, faites le 36 14 suivi du code GOTO.

Tableau des mots-clés

- Elektor-ACTualités
- TABles des matières:
 ALImentations, appareils
 de mesure et de TESt,
 ARTicles informatifs,
 AUDio-vidéo, HF-radio,
 AUTR = divers,
 DOMestique,
 EXPérimentation,
 JEUx-modélisme-bricolage,
 MICro-processeurs,
- AUTo-moto-cycles

 PAGe = Petites Annonces
 Gratuites elektor
- FORum des incidents et accidents

PHOtographie,

- ABOnnements, cassettes de rangement, infocartes, anciens numéros, copie
- INDex des revendeurs (où trouver vos composants?)
- Messagerie, dialogues en DIRect, BAL



Jusqu'à 300°C: thermistances CTN sous

Siemens présente désormais des thermistances CTN sous enrobage hermétique en verre pour permettre des mesures précises de débit et de niveau en milieu gazeux ou liquide et ce, dans des conditions de température de -55°C à 300°C. Les nouveaux capteurs (M 87) sont proposés avec des valeurs de résistance atteignant 500 kΩ.

La fiche technique des thermistances CTN sous verre indique une humidité relative moyenne de 75% en classe E. Une humidité permanente de 95% est tolérée pendant 30 jours par an. Grâce à leur vaste plage de température et à leur prix très attrayant, les nouveaux composants M 87 constituent des capteurs de température très performants. Les premiers échantillons ont servi à tester la température des disques de frein de véhicules dans des conditions d'environnement ex-

A 25°C/60°C, les thermistances CTN peuvent être chargées à 0,5/0,43 W. Leur conductance thermique dans l'air est de 2 mW/K. La constante de temps de refroidissement indiquée est de 8 s. Les thermistances CTN sous verre sont livrées en bande de 1 000

composants, (rouleaux de 10 000 composants sur demande).

Siemens SA, Service Information 39-47, Bd Ornano 93200 Saint-Denis (M3624) tél: 48.20.63.16 (p. 293)

Une alimentation de laboratoire robuste

ELC Centrad présente avec fierté sa petite dernière, une excellente alimentation à caractéristique rectangulaire, conçue pour le laboratoire et l'industrie, dotée d'afficheurs numériques de grande taille et vendue à un prix très compétitif.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TENSION:

Réglable de 0 à 30 V avec réglage fin (2,5 V environ)

Contrôle par voltmètre numérique. Résolution: 100 mV

Sorties flottantes sur bornes imperdables 4 mm

Régulation: ≤ 1 mV pour une variation secteur de ±10%

< 20 mV soit 4.10 $^{-3}$ pour une variation de la charge de 0 au maximum

Résistance interne: ≤ 4 milliohms Ondulation résiduelle: < 5 mV crête à

Temps de réponse: < 100 µs

INTENSITE:

Réglable de 0 à 5 A ou de 0 à 0,5 A Contrôle par ampèremètre numérique. Résolution: 10 mA

Fonctionnement à courant constant automatique

Régulation: ≤ 2 mA pour une variation secteur de ±10%



 \leq 5 mA soit 10^{-3} en fonction de la charge

Résistance interne: environ 6 000 ohms

Ondulation résiduelle: ≤ 6 mA

PROTECTION:

Par limitation d'intensité Par fusible au primaire du transformateur

Par relais commutant automatiquement sur 15 V lorsque la tension tombe en-dessous de ce seuil

INSTRUMENTS DE LECTURE: Voltmètre numérique à 3 afficheurs

de 13 mm Ampèremètre numérique à 3 afficheurs de 13 mm PRECISION: 0,5% ±1 digit

AUTRES CARACTERISTIQUES: Alimentation par cordon 2 + T

Secteur 127 ou 220 V ±10% - 50-60 Hz

Technologie: tous transistors Si et circuits intégrés

Présentation: façade polycarbonate sérigraphiée, habillage orange grain

elc CENTRAD 59, avenue des Romains 74000 Annecy tél: 50.57.30.46 Télex: 309 463

Affichage numérique 3 digits à IED

Ces voltmètres et ampèremètres, de faible encombrement, avec de grands afficheurs et une excellente précision, à un prix très intéressant, trouveront

soit +7,5 à 12 V redressée filtrée CONSOMMATION: ≈ 120 mA CALIBRES:

DV862

Imp. d'entrée 10MΩ

CALIBRE LECTURE $-99 \rightarrow 999 \text{mV}$ 10V -,99 → 9,99∨ _9,9 → 99,9V 100V -99 → 500V 500V

DA863

Chute de tension: 100mV CALIBRE **LECTURE** 100mV 0 →99,9mV 1mA 0 →999µA 10mA $0 \rightarrow 9.99 \text{mA}$ 0,1A 0 →99,9mA 0 →999mA 1A 10A 0 →9,99A

DV864

Imp. d'entrée 10MΩ CALIBRE **LECTURE** 500V ≈ 0 →500V

DA865

Chute de tension: 100mV ≈ CALIBRE **LECTURE** 0 →9,99A

AUTRES CARACTERISTIQUES

PRESENTATION:


Fenêtre plastique noir mat - Dimensions 28 x 70 mm

Découpe à prévoir: 23 x 67,5 mm mini, 24 X 68 mm maxi

Filtre anti-reflet rouge

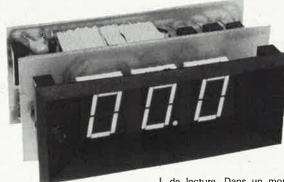Deux circuits imprimés époxy de 30,5 x 71 mm montés en sandwich PARTICULARITES DE BRANCHE-MENT: Le voltmètre DV 862 accente une tension de ±0,2 V entre la masse d'alimentation et son entrée négative





(M3619)

leur place sur vos appareils ou baies de contrôle chaque fois que l'un de ces critères est prépondérant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LECTURE: 3 afficheurs LED rouge (hauteur chiffre: 13 mm) PRECISION: ±0,5% ±1 digit DERIVE THERMIQUE: 862 gain: 0,01%/°C, zéro: 0,001%/°C 864/DA 863/DA 865 gain: 0.01%/°C, zéro: 0,01%/°C FREQUENCE DE CONVERSION:

ALIMENTATION: soit +5 V ±10%

régulée

de lecture. Dans un montage avec lecture de tension et lecture d'intensité, la même source (+5 V régulée ou 7.5 à 12 V redressée filtrée) alimentera le DV 862 et le DA 863, sans que la chute de tension créée par le shunt du DA 863 ne perturbe la lecture de tension du DV 862.


OPTIONS

Carte d'alimentation 220 V alternatif → 10 V redressé filtré pouvant alimenter deux galvas numériques.

elc CENTRAD 59, avenue des Romains 74000 Annecy tél: 50.57.30.46 Télex: 309 463

(M3623)



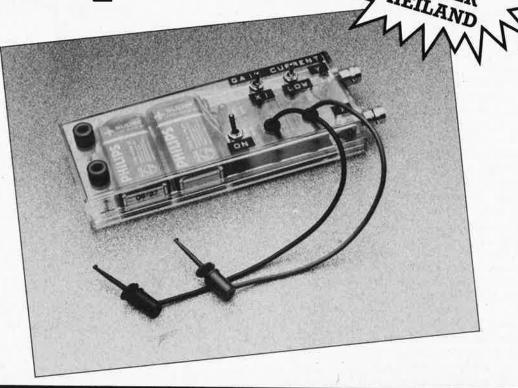

testez vos composants à l'oscilloscope

Pour vérifier le bon fonctionnement de vos composants, nous vous proposons un petit circuit qui vous rendra d'énormes services en association avec votre oscilloscope.

On trouve de plus en plus fréquemment des oscilloscopes dans lesquels est incorporé un traceur de courbes. Pour ceux d'entre nos lecteurs qui ne sont pas en possession d'un tel appareil, mais qui ont un oscilloscope de fabrication moins récente, capable néanmoins de fonctionner en mode X-Y, nous avons mis au point ce traceur de courbes. Comme source de signal, nous utiliserons un transformateur d'alimentation de 6 V; si l'on dispose d'un générateur capable de fournir un sinus de 50 Hz avec une amplitude d'environ 6 V, il fera l'affaire tout aussi bien que le transformateur. Sur l'écran de l'oscilloscope, la déviation horizontale de la trace correspond à la tension aux bornes du composant, tandis que la déviation verticale correspond au courant qui circule à travers ce même composant. Un simple coup d'oeil jeté sur l'écran de l'ocilloscope suffit donc pour établir un diagnostic clair.

Le circuit de la figure 1 est alimenté à partir de deux piles montées en série pour obtenir une alimentation symétrique. Un détecteur de décharge de ces piles fait s'allumer la LED DI lorsque la tension de service devient trop faible.

La tension de mesure alternative est appliquée à travers une résistance de limitation (Rl ou R2) au composant à tester, relié aux bornes "-" et "+", tandis que les entrées X et Y de l'oscilloscope sont reliées aux fiches coaxiales du même nom. L'entrée Y de l'oscilloscope est celle que vous utilisez normalement, tandis que l'entrée X porte généralement la dénomination "Ext. Trig" ou quelque chose de ce genre. Ne pas oublier de mettre l'oscilloscope en mode de déclenchement extérieur à l'aide du commutateur prévu à cet effet (généralement appelé MODE). Comme il arrive souvent que les amplificateurs X des oscilloscopes soient plutôt du genre maigrichon. nous avons prévu un amplificateur dont le gain est commutable entre l'unité (R3) et 10 (R4).

Pour réaliser ce circuit, nous vous proposons la platine de la **figure 2** qui vous permettra de monter le testeur dans un boîtier Heiland comme

nous l'avons fait pour notre prototype. De nombreux lecteurs savent déjà que ces boîtiers au principe très astucieux comprennent deux parties symétriques emboitées l'une dans l'autre. Un couvercle et un fond, en somme. Pour les deux fiches BNC. on percera deux trous dans le petit côté solidaire du fond. Dans la partie du couvercle qui viendra s'emboîter de ce côté, il faut percer trois trous pour les inverseurs miniature et un quatrième trou pour les cordons de mesure. Au lieu de faire passer ces fils à travers le couvercle du boîtier comme nous l'avons fait, on pourra aussi utiliser une fiche (jack de 3,5 mm par exemple). Comme gabarit de perçage, nous vous suggérons le plan d'implantation de la figure 2. Les connexions des inverseurs seront établies à l'aide de petits morceaux de fil de câblage soudés d'abord sur les bornes des inverseurs, puis sur le circuit imprimé. Une fois que tous les composants ont été implantés sur la platine, que les connecteurs pour les deux piles sont en place ainsi que les cordons de mesure et les fils vers les fiches de

Figure 1. Schéma du testeur de composants avec sa source de tension alternative (un transformateur ou un générateur BF). Le composant à tester est relié aux points "+", la courbe apparaît sur l'oscilloscope.

Liste des composants

Résistances:

R1 = 1 k 1%R2,R4 = 10 k 1%R3.R5 = 100 k 1%R6 = 4k7R7.R9 = 47 k

 $R8 = 330 \Omega$

Semi-conducteurs: D1 = LED D2 = zener6V8/400 mW IC1 = LM 358 (ou MC1458, MC1558)

Divers:

S1.S2 = inverseur unipolaire miniature S3 = inverseur bipolaire miniature 2 socles BNC

2 fiches banane

2 cordons de mesure avec grip-fil miniature boîtier HE 222 2 piles compactes 9 V

avec connecteur

2. Plan **Figure** d'implantation des composants sur la platine du traceur de courbes, dont les dimensions permettent la mise en place dans un boîtier Heiland.

sortie, implantez la platine dans le boîter avec les deux piles. A l'extrémité gauche du couvercle se trouvent les deux trous que l'on aura percés pour la mise en place des douilles pour l'arrivée de la tension alternative.

La mesure se déroule dans les conditions suivantes: relier le testeur aux entrées X et Y de l'oscilloscope, d'une part et à la source de tension alternative d'autre part (transformateur d'alimentation de 6 V par exemple). La base de temps de l'oscilloscope est réglée à 2 V/div. On met l'inverseur SI en position "CURRENT LOW", et on place une résistance de 10 k en série avec les points "-" et "+" (le composant "testé" est donc une résistance de 10 k). Régler le gain de l'amplificateur d'entrée de l'oscilloscope de manière à obtenir une ligne oblique formant un angle de 45° d'un coin à l'autre de l'écran. Au besoin commuter le gain X à l'aide de S2. Si votre oscilloscope possède une option d'inversion du canal Y, faites-en usage, car cela permet un affichage des courbes dont la polarité est conforme à la réalité (voir figure 3). Si l'on relie la cathode d'une diode au cordon de mesure "-" et son anode au cordon "+", on reconnaît la courbe caractéristique d'une diode (à condition que le composant soit encore en bon état). En cas de court-circuit, on voit apparaître un trait vertical, tandis que le trait horizontal témoigne d'une interruption de circuit.


L'usage de piles de 9 V limite la plage de test de diodes zener à 7,5 V. Si vous disposez d'une alimentation symétrique capable de fournir une tension plus élevée, elle vous permettra de tester des diodes zener de valeur plus élevée. En général, on peut considérer, avec une tension d'alimentation de ±9 V et des diodes zener de valeur supérieure à 7,5 V, que la diode est en bon état lorsque l'on obtient sur l'écran la courbe caractéristique d'une diode ordinaire (voir figure 3c et 3d).


0 0 0 Ш 10 O BNC A1, A2 = IC1 = LM358A = 0VC = 0V87100_1


Lorsque l'on procède à un test de transistor ou de thyristor, on commence toujours par laisser la base ou la gâchette en l'air, et l'on relie les deux autres broches aux bornes du testeur. Ensuite, il suffit de relier la base à celle des deux connexions qui convient en utilisant par exemple l'extrémité d'un tournevis. Il est très facile de vérifier alors si la liaison entre le collecteur et l'émetteur ou l'anode et la cathode est ouverte ou

La position "CURRENT HIGH" a été prévue pour effectuer des tests de composants en circuit, et sert notamment lorsque le courant dans le circuit en cause est devenu insuffisant pour faire conduire une diode, par exemple. Lors de tels tests en circuit, il est indispensable que la tension d'alimentation normale du composant testé soit coupée!

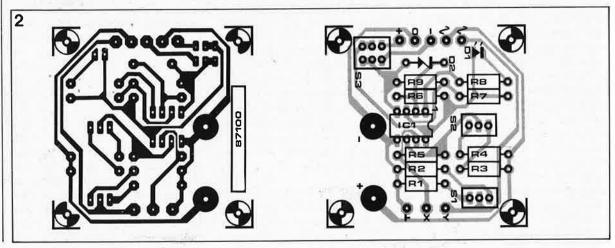
Dans certains cas, les courbes obtenues ne sont pas telles qu'on les attend; ceci est dû le plus souvent au contexte du composant testé.




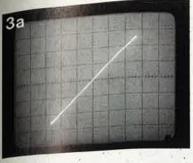


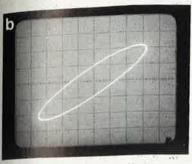

mondial

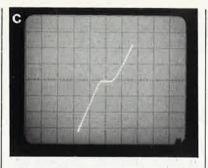

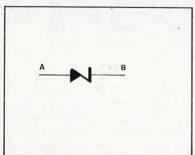

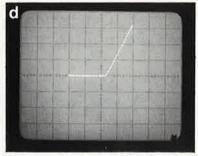

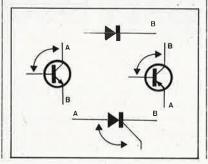


Figure 3. Ces signes cabalistiques ne sont rien d'autre que les courbes tension/ courant de quelques composants: en a, c'est une résistance, en b, un condensateur de 100 n; en c, une diode zener et en d enfin diverses jonctions semi-conductrices.

Attention!, selon les circonstances, les courbes peuvent apparaître inversées.

Répertoire des BASIC

J. Bénard

Bien qu'apparemment universel, le langage BASIC présente de nombreuses versions, des subtilités dans l'emploi de ses mots-clés, des mots totalement différents pour un usage identique et même des rôles différents pour un même mot-clé. Ceci est la cause de nombreux échecs ou difficultés lors de la transposition de programmes ou lors de la programmation d'un nouveau matériel.

L'ouvrage de J. Bénard vous indique: — les pièges liés à l'emploi d'un même mot-clé sur les différents types de micro-ordinateurs

 le mode d'emploi des instructions BASIC sur les différentes machines,

 la ou les instructions BASIC nécessaire(s) pour une action précise sur un micro-ordinateur donné.

Ce véritable guide "multi-BASIC" vous permet, en plus, de comparer très facilement les différentes versions de BASIC ainsi que les possibilités de la quasi-totalité des micro-ordinateurs usuels.

Il est d'un accès pratique et rapide grâce à une présentation originale et à un regroupement logique des informations:



dictionnaire des mots (rôles, synonymes, syntaxes, remarques),

- tableaux comparatifs des symboles (suffixes, opérateurs, formats, ponctuations),
- index des mots classés selon leur rôle.
- liste de présence des mots dans les différentes versions,
- liste des mots pour chaque version.

Un outil précis, efficace, indispensable à tout programmeur en Basic.

Editions Radio 9, rue Jacob 75006 Paris

Systèmes de mesure

P.A. Paratte/P. Robert


L'obtention de mesures précises constitue un préalable indispensable au développement des sciences et à la mise en oeuvre des techniques. En ce sens, la mesure est certainement la démarche scientifique la plus fondamentale. Mais on ne mesure pas une température de la même manière à la surface de Jupiter, dans les gaz d'échappement d'une turbine ou sur un thyristor.

Pour choisir, en fonction de la situation, un procédé de mesures apporprié, il est nécessaire de posséder une connaissance suffisante des méthodes de la métrologie et de savoir contrôler et interpréter les résultats.

Des sciences de base comme la physique, la chimie et les mathématiques d'une part, des techniques récentes comme la micro-électronique, la micro-informatique, l'optoélectronique d'autre part, ont leur place dans la métrologie moderne.

Cet aspect pluridisciplinaire lui donne un champ d'application très vaste. Cet ouvrage en présente les caractéristiques essentielles dans le but d'aider les lecteurs à maîtriser les problèmes de mesure auxquels ils sont confrontés.

Table des matières: 1. Caractéristiques métrologiques d'un système de mesure- 2. Traitement des résultats de mesure- 3. Bruit, méthodes actives et passives de réduction du bruit-

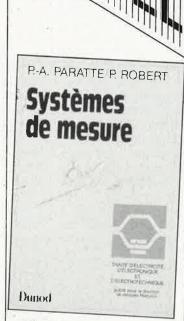

4. Circuits de mesure analogiques-5. Acquisition informatique des mesures- 6. Sources lumineuses-7. Capteurs optiques passifs-8. Capteurs optiques actifs-9. Capteurs à effets thermiques-10. Capteurs à effets électriques-11. Annexes- Bibliographie- Index analytique

Dunod 17, rue Rémy-Dumoncel B.P. 50, 75661 Paris Cedex 14

Cours pratique de LOGIQUE pour microprocesseurs

H. Lilen

Orienté vers l'usage de la logique câblée mais aussi des microprocesseurs, ce cours de logique est essentiellement destiné aux électroniciens et aux informaticiens. Pratique, il met l'accent sur les notions réellement utiles aux professionnels.

Ses divers chapitres traitent des systèmes de numération, de la logique booléenne, des circuits combinatoires et séquentiels, des mémoires et des registres, des technologies et des circuits électriques, et de la constitution du microprocesseur.

Apportant des explications claires et progressives, ce livre, qui fournit aussi des vues de synthèse, facilitera grandement l'étude individuelle.

Editions Radio 9, rue Jacob 75006 Paris



La mesure de signaux physiologiques

W. Teder

L'apparition du kymographe, cet appareil qui permet(tait) l'enregistrement graphique des mouvements d'organes, remonte au milieu du l9ème siècle. A cette époque, on était capable de mesurer les temps de réaction à un stimulus nerveux avec une précision de l'ordre du millième de seconde. Aujourd'hui, les RAM CMOS sont passées par là, avec leur cortège d'amplificateurs à très3 faible bruit, de capteurs ultrasensibles, et de microprocesseurs. La miniaturisation a permis de rendre portatifs de nombreux appareils. Pendant ce temps, les connaissances en matière d'interprétation, d'évaluation, voire d'exploitation des résultats des mesures, ont progressé elles aussi. On sait que la plupart des mesures de signaux physiologiques n'ont de sens qu'une fois interprétées dans le cadre d'une théorie bien fondée. Ce qui peut conduire au meilleur comme au pire. Citons l'exemple dramatique du "détecteur de mensonges", cet appareil qui indique les variations de résistance

de la peau (production plus ou moins forte de sueur), mais ne fournit, contrairement à ce dont se persuadent certains de ses utilisateurs, aucune information objective sur la véracité des déclarations de l'individu interrogé.

Les résultats des mesures de faits physiologiques doivent être combinés avec les informations recueillies au cours d'entretiens et avec les observations faites sur la base de techniques d'études du comportement. Ces données n'acquièrent leur valeur de diagnostic que mises en corrélation les unes avec les autres. Les problèmes fondamentaux en matière d'exploitation de signaux biologiques sont les suivants:

1. La loi des valeurs initiales dit que

l'amplitude d'une réaction à un stimulus dépend du niveau du paramètre avant l'apparition de ce stimulus. La figure 1 illustre cette loi: lorsqu'au moment de l'excitation, le paramètre à mesurer a une valeur déjà relativement élevée (dans un domaine de réaction défini par une valeur maximale et une valeur minimale), il est évident que la réaction à cette excitation apparaîtra comme beaucoup moins forte que si la valeur initiale du paramètre avait été faible.

2. Parasites individuels internes ou

externes. Les mesures effectuées dans le cadre d'expériences psychophysiologiques sont influencées par des variables externes comme la température ambiante, la situation météorologique générale, le degré d'humidité ou l'heure du jour (en raison des rythmes circadiens du sujet). L'enregistrement parallèle de ces variables permet d'en tenir compte ultérieurement lors de l'interprétation des mesures principales. Plus difficiles à intégrer sont les variables internes, comme par exemple la motivation, l'appréhension du sujet face à une expérience donnée, ou le seul fait que le sujet connaisse ou non l'objet des expériences effectuées. Les études effectuées sur le stress ont montré depuis l'appréciation longtemps ane psychique d'une situation était déterminante pour les réactions physiologiques à des facteurs stressants. Tout comme le sont l'âge du sujet, son sexe, son intelligence, les influences culturelles, etc...

Il ne suffit donc pas de disposer d'un bon amplificateur pour signaux physiologiques, encore faut-il maîtriser le contexte des mesures, et toutes leurs imbrications théoriques. Autant dire que pour l'amateur, le champ d'expérimentation se limite aux cardio-tachymètre, bio-feedback et autres gadgets, pas toujours inoffensifs d'ailleurs. L'affichage sélectif et en temps réel de rythmes physiologiques comme par exemple le rythme cardiaque ou respiratoire peut déclencher une modification volontaire ou involontaire de ces rythmes, un mécanisme dont le sérieux n'est pas à minimiser. Il ne s'agit pas de jeux vidéo! Les procédés de bio-feedback comme on dit, peuvent provoquer des troubles. Chez des personnes sensibles, ces

Photo. Exemple d'électrode clip à fixer au lobe de l'oreille. Pas de crainte, ce n'est pas douloureux!

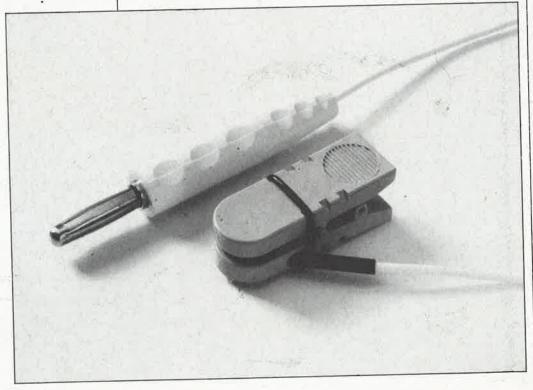



Figure 1. L'interprétation du résultat de la mesure d'un fait physiologique doit toujours tenir compte de la valeur du paramètre avant le stimulus.

troubles peuvent persister même après que l'appareil utilisé a été débranché...

La figure 2 montre comment fonctionne une boucle de réinjection de signaux physiologiques. On remarque que dans la branche supérieure, les signaux parasites sont présents, et que dans la branche inférieure, on a détaillé trois types d'indicateurs pour la réinjection de l'information; le type d'indicateur (optique, acoustique, etc) joue un rôle lui aussi, de la même manière que la résolution (indication continue, intermittente, progressive, analogique, numérique, etc).

Un aspect vital de l'expérimentation avec des signaux physiologiques est la sécurité du sujet par rapport aux potentiels électriques en présence. C'est pourquoi on ne doit jamais utiliser que des piles ou des accumulateurs. S'il faut recourir à une alimentation par le secteur, celle-ci devra être obligatoirement dotée d'un transformateur de protection et d'un transformateur d'isolation. Le sujet doit être parfaitement isolé galvaniquement de l'appareillage. La transmission sans fil des valeurs de mesure (télémétrie) permet de concilier dans ce cas les considérations de confort et de sécurité. Les optocoupleurs associés aux fibres optiques permettent également d'obtenir des conditions de sécurité satisfaisantes. Méfiez-vous des informations qui circulent sur les valeurs maximales tolérées! Elles sont souvent fantaisistes. Dans le cas le plus sérieux, c'est-à-dire le contact avec le coeur, des courants BF de quelques dizaines de micro-ampères laissent déjà des traces. Lors de contacts avec la peau, la valeur limite des courants est heureusement plus élevée. Si l'on part d'une résistance cutanée d'environ 10 à 100 kΩ/cm², il faut tout de même une tension d'une centaine de volts avant que n'apparaissent des brûlures. Mais attention! Une fois que l'épiderme a "claqué" (dans le sens électrique du terme), c'est-à-dire immédiatement après le contact entre la peau et le conducteur électrique, la résistance interne des tissus n'est plus que de l'ordre du kilo-ohm, et les courants qui circulent deviennent alors mortels. Les tensions continues et les tensions variables de fréquence élevée sont moins dangereuses que les tensions de fréquence basse. A 50 Hz, il suffit de courants de 10 mA pour tétaniser les muscles de certaines personnes: elles restent "accrochées" au conducteur électrique, incapables de faire le moindre geste.

Un petit détail à ne pas négliger: à quoi bon alimenter un appareil de

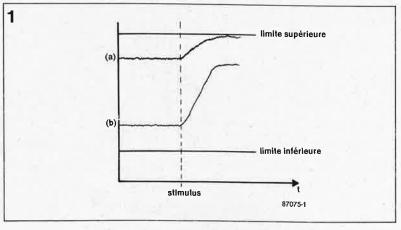

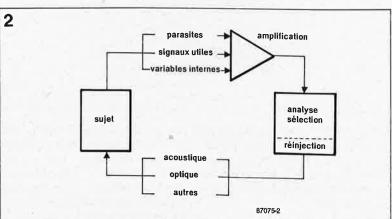


Figure 2. Boucle de réinjection de signaux physiologiques: l'organisme ''produit'' des signaux qui sont proposés au sujet après un traitement sélectif.


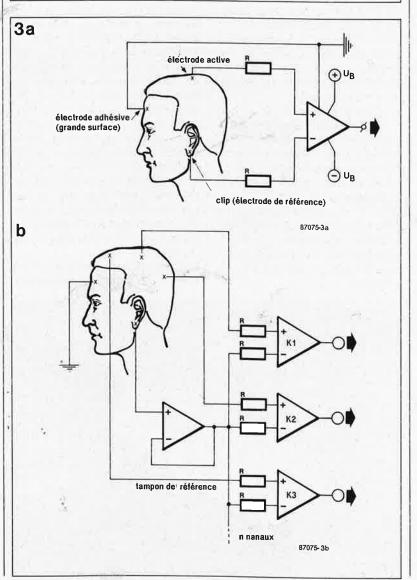


Figure 3. Dispositif de mesure unipolaire à un seul canal (3a) et à plusieurs canaux (3b).

Figure 4. Electrode cutanée adhésive avec orifice de remplissage par un gel conducteur. En 4b, le schéma électrique de substitution.

Voir aussi la photographie page 68.

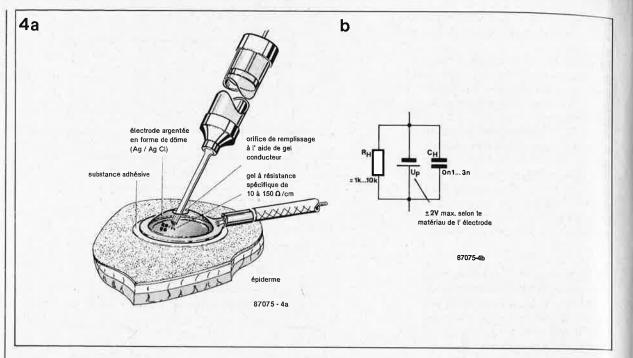

mesure de signaux physiologiques par batterie si ce même appareil est relié galvaniquement (masse commune par exemple) à un moniteur ou un ordinateur alimenté directement par le secteur?

On peut répartir les signaux physiologiques en trois groupes:

- l. Les signaux physiologiques "générateur" directs: le signaux se trouve dans l'organisme (électro-cardiogramme ou électroencéphalogramme).
- 2. Les signaux physiologiques indirects: par exemple la mesure de la résistance (ou de la conductivité) de la peau à l'aide d'un courant électrique appliqué de l'extérieur.
- 3. Les signaux physiologiques non électriques: le rythme respiratoire, la température ou la tension artérielle peuvent être convertis en grandeurs électriques à l'aide de capteurs adéquats. Nous n'entrerons pas dans le détail de cette dernière catégorie.

Le dispostif de la figure 3 est valable pour la presque totalité des signaux biologiques directs. Dans ce cas précis il porte sur l'électroencéphalogramme. L'amplificateur différentiel est sensé supprimer toutes les composantes du signal présentes à la fois sur l'une et sur l'autre de ses deux entrées, pour ne laisser passer que les différences entre ces entrées. Selon la qualité du composant, sa caractéristique de réjection en mode commun sera plus ou moins bonne. On parle (un peu abusivement) de mesure unipolaire, parce qu'elle est effectuée par rapport au lobe de l'oreille utilisé comme point de référence. Le dispositif de la figure 3b est unipolaire aussi (c'est toujours l'oreille qui sert de référence). Pour une mesure bipolaire, il est fait appel à des couples d'électrodes dont la disposition géométrique sur la tête du sujet est normalisée.


Les capteurs sont généralement des électrodes cutanées adhésives,

comme sur la figure 4, où apparaît également la résistance de substitution (4b), équivalente d'une telle électrode. On imagine aisément que le complexe électrode plus gel conducteur plus édiderme est loin d'être simple du point de vue de l'électricité; il faut notamment tenir compte d'impédances variant en fonction de la fréquence, et de tensions de polarisation variables au fur et à mesure du déroulement de processus chimiques. L'amplitude de tels parasites est souvent un multiple de l'amplitude du signal utile. Pour réduire le plus possible leurs effets, il importe de bien choisir les matériaux employés, et de faire appel à des techniques adéquates comme par exemple l'amplification différentielle.


Nous en arrivons au synoptique de la figure 5, avec trois électrodes, dont une de masse, un amplificateur différentiel et un gain de 10³ à 10⁶, un circuit avec lequel il est possible de mesurer à peu près n'importe quel signal physiologique direct. Dans la plupart des applications, la largeur de la bande passante utile est réduite; d'où l'intérêt de filtres passe-bas et passe-haut réglables sur une large plage. Le filtre de réjection de bande n'est nécessaire que s'il faut supprimer la bande étroite du ronflement de 50 Hz. Ce filtrage n'est possible sans distorsion que sur des signaux qui de toutes façons ne dépassent pas 30 Hz (EEG et ECG).

La deuxième partie de cet article sera plus technique, ou, pour être précis, plutôt électronique.

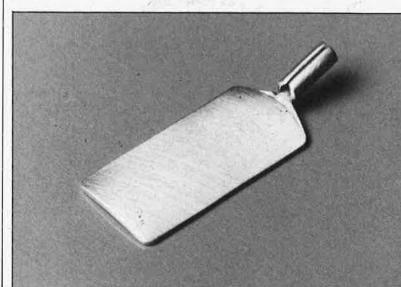Nous connaissons le circuit de la figure 6, avec pour inconvénients majeurs une résistance d'entrée rela-



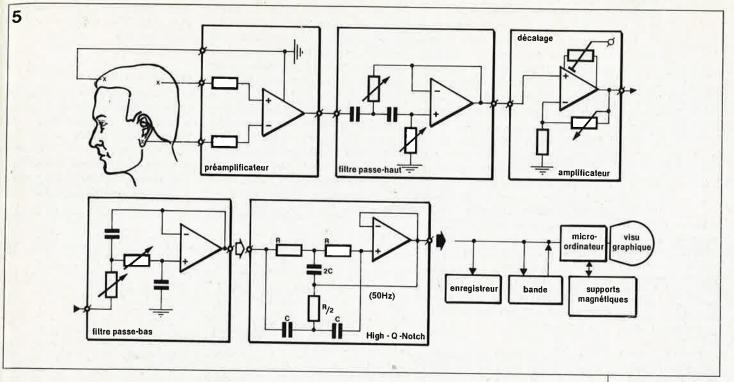
Exemple d'électrode de grande surface en argent fin à fixer sur le front du patient.



tivement faible, notamment sur l'entrée inverseuse, et des différences sensibles entre les caractéristiques de ces deux entrées. D'où découle une réjection en mode commun plus ou moins efficace. Les variations d'impédance des électrodes cutanées ne sont pas prévisibles, ce qui n'arrange rien. Le circuit

de la figure 6 est peu pratique si l'on veut préserver une résistance d'entrée élevée avec un gain élevé lui aussi. Si l'on adopte pour R1 et R2 une valeur de 470 k Ω (résistance d'entrée différentielle de 1 M Ω), et si l'on souhaite un gain de 100, la valeur de R3 et de R4 atteint la cinquantaine de M Ω ...

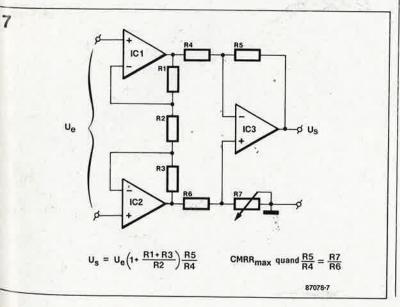 $U_{s} = U_{e} \left(\frac{R3}{R1}\right)$ $CMRR_{max} quand R1 = R2 \text{ et } R3 = R4$ 87078-6



Avec le circuit de la figure 7, nous avons un amplificateur différentiel peu bruyant. Le bruit du courant d'entrée (oui, le courant qui circule dans les entrées de l'amplificateur donne naissance à une tension de bruit sur les résistances d'entrée) et le bruit thermique des résistances d'entrée sont négligeables, car le plus souvent on peut se passer de résistances d'entrée. La résistance d'entrée différentielle est plus élevée que l'impédance maximale supposée des électrodes. Les dispersions de caractéristiques entre les électrodes ne sont pas perturbantes car IC1 et IC2 sont montés en adaptateurs d'impédance en amont de l'amplificateur différentiel proprement dit qui est IC3. Pour obtenir la meilleure qualité de signal possible, il importe que la tolérance des composants passifs soit aussi faible que possible. Pour R1 et R3 à R7, il est intéressant d'utiliser un réseau de résistances à faibles tolérance et dérive thermique. Une résistance variable multitour rajoutée en série avec R7 donne la possibilité d'effectuer un réglage fin de la réjection en mode commun.

Les parasites

Bruit et blindage

En électronique médicale, les signaux électriques de faible amplitude doivent être transmis par des liaisons blindées avec toutes les finesses de l'art du blindage que l'on trouve dans les manuels d'électronique (ces chapitres que d'habitude on saute allègrement!). Lorsqu'il y a lieu d'amplifier des signaux de l'ordre de 1 à 10 µV tout en préser-

Figure 5.Dispositif de mesure universel, avec filtre passe-haut et filtre passe-bas variables.

Figure 6. Amplificateur différentiel dans sa plus simple expression. Toutes les résistances doivent présenter une tolérance de 1%.

Figure 7. Malgré ses entrées à haute impédance, cet amplificateur différentiel se contente de résistances à 1% de tolérance seulement.

Figure 8. Ce schéma n'est pas un schéma théorique ordinaire, mais le circuit équivalent d'un projet de desde platine caractérisé par une mauvaise qualité des liaisons de masse. Le point X qui est à la masse sur le schéma théorique (non représenté ici en tant que tel) est à un niveau de seulement -60 dB en raison de la résistance des pistes de masse.

Figure 9. Circuit équivalent d'un projet de platine convenable en raíson de la disposition en étoile des lignes de masse. Les risques d'intermodulation par la masse sont considérablement réduits.

vant une résistance d'entrée de l à $10 M\Omega$ ou plus, il faut accorder toute leur importance à des facteurs comme le blindage, la masse en étoile, le dessin du circuit imprimé et la configuration mécanique des modules. En dehors de cela, l'usage d'amplificateurs différentiels est vital en électronique médicale, pour résoudre les problèmes liés au traitement de signaux de faible amplitude prélevés sur un organisme qui fonctionne à la fois comme générateur et comme antenne; au nombre des grandeurs parasites "ramassées" sur le corps humain, nous pouvons citer le plus vigoureux d'entre eux, à savoir le 50 Hz du réseau électrique, qui apparaît par couplage capacitif. D'autre part, les impédances de l'organisme pris comme générateur sont élevées et sujettes à de fortes variations.

Le bruit intrinsèque de l'amplificateur d'entrée ne joue qu'un rôle secondaire, si toutefois il s'agit d'un amplificateur opérationnel de précision, comme par exemple le LT1018 qui a un bruit de 50 nV_{cc} de 0,1 à 10 Hz ou encore un AD624 ou AD625 qui avec leurs 200 à 300 nV pour des gains de 100 à 1 000 sont moins bruyants que les résistances de protection d'entrée prescrites! Plus critiques pour le bon fonctionnement d'un préamplificateur de signaux physiologiques sont la température et la tension de décalage.

Nous avons déjà souligné l'importance du ronflement de 50 Hz au premier rang des parasites: les seuls moyens de s'en débarrasser sont les mesures de blindage appropriées, l'abaissement de l'impédance des électrodes et la meilleure réjection possible en mode commun. La régulation de la tension d'alimentation mérite la plus grande attention... et contre les sources de parasites à haute fréquence comme les ordinateurs, les alimentations à découpage, les récepteurs ou les émetteurs radio, il n'y a que les mesures draconiennes qui soient efficaces: ou bien on supprime la source, ou bien on fabrique une cage de Faraday réalisée à l'aide de feuilles ou de treillis de cuivre.

La masse


L'importance de la ligne de masse est énorme dans un circuit susceptible de traiter des signaux de très faible amplitude. La figure 8 montre un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Admettons que la sortie de Al soit reliée à la masse par Rl, et que la résistance de la piste cuivrée entre Rl et la masse soit de $0,1\,\Omega$: on aura, au point X, quelque chose comme $1/10\,000$ du signal de sortie de Al, de


sorte que ce point, au lieu d'être à la masse, sera à un potentiel de —60 dB. Imaginons que la négligence du concepteur du circuit imprimé ait permis que le point de référence de l'entrée non inverseuse de IC2 (qui doit être la masse) soit par hasard ce point X, et nous aurons compris que ce circuit présente une intermodulation ou un signal en mode commun de —60 dB! Dans d'autres circonstances, le circuit peut devenir instable (oscillations HF) ou produire l'effet de pompage en basses fréquences


(motor boating). Le circuit de la figure 9 est basé sur une ligne de masse en étoile.


Circuits imprimés

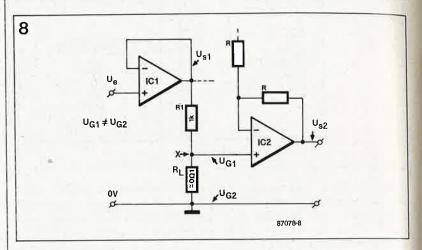
La conception de platines pour des circuits à impédance élevée et par conséquent sensibles est délicate. Lorsqu'il faut amplifier des signaux de l'ordre du microvolt, rien n'est négligeable, pas même la résistance d'isolation du matériau de la platine, ni celle des résidus des substances



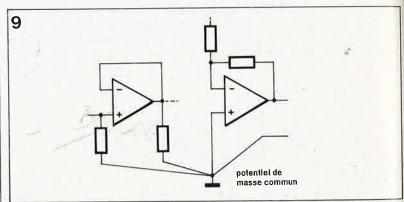

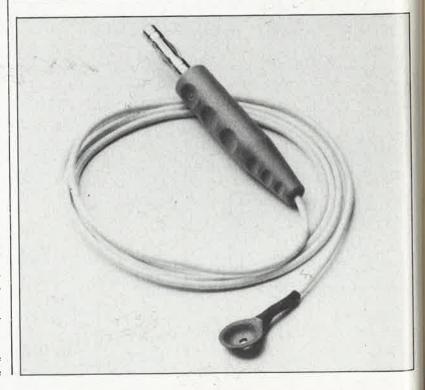

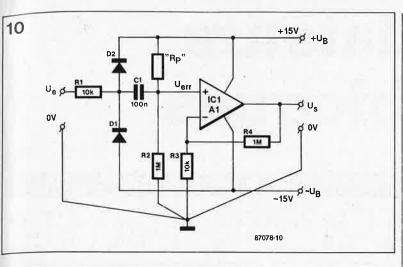


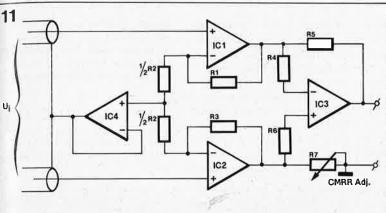

utilisées pour la gravure et la soudure, ni les dépôts de sueur et de graisse laissés par les doigts du manipulateur! La figure 10 met en lumière ce qui se passe. Il s'agit d'un préamplificateur à impédance élevée ($Zi = 1 m\Omega$) et gain de 100. Une mauvaise disposition de la piste entre la diode de protection DI et la tension d'alimentation positive peut avoir des conséquences fâcheuses. Si l'on admet pour Rp une valeur de 5 000 MΩ, on peut considérer Rp et Rl comme un diviseur de tension qui fournissent à l'entrée non inverseuse de Al une tension de décalage de 3 mV, qui devient un offset de 300 mV à la sortie de l'amplificateur dont nous avons vu que le gain était de 100. Si le couplage de l'amplificateur est alternatif, son fonctionnement ne sera vraisemblablement pas perturbé, d'autant plus ce type de circuit est souvent doté d'une compensation d'offset. Mais cette dernière mesure préventive ne tient pas compte des variations de Rp dans le temps! Le nettoyage du circuit imprimé n'est donc pas une opération subalterne: il doit au contraire être effectué avec le même soin que par exemple la soudure des composants. L'usage de vernis isolant est recommandé, mais seulement après que les soudures ont été soigneusement dégraissées. Même la lumière peut devenir un parasite sur des composants comme les diodes de protection en boîtier de verre translucide! La figure 11 montre comment

TABLEAU 1. Signaux biologiques directs et indirects

Nom	Abréviation	Amplitude	Fréquence	Capteur
Electro-cardiogramme	ECG	200 μV-5 mV	0,7-20 Hz	électrodes
Circulation sanguine		Δ	0,7-20 Hz	photo-coupleur
Température	- 1 201	Δ°C	-	capteur de température
Electro-myographie	EMG	10-500 μV	10-5000 Hz	électrodes (intra- dermiques)
electro-				Carrier Contract Cont
encéphalogramme	EEG	10-200 µV	01-100 Hz	électrodes
Electro-oculographie	EOG	5-500 µV	CC-40 Hz	électrodes

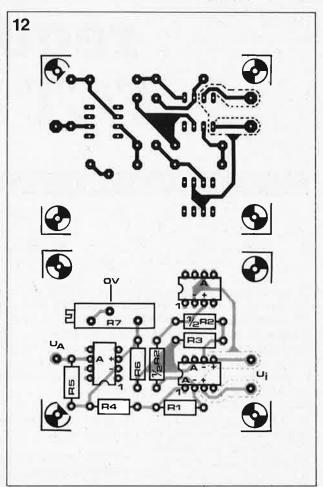

s'affranchir des courants de surface. Nous y retrouvons notre amplificateur différentiel, précédé par un circuit de polarisation du blindage. Ce circuit est repris sur la figure 12 avec un dessin de circuit imprimé comportant une boucle de protection autour des lignes d'entrée. Le circuit de polarisation du blindage n'a de sens que si les liaisons câblées sont longues. Dans l'exemple de la figure 12, ce sont des boîtiers DIL qui ont été utilisés pour les amplificateurs opérationnels; en pratique, on ferait appel plutôt à des boîtiers métalliques.

Jusqu'à une date récente, toutes les mesures cliniques étaient consignées sur papier et, dans une moindre mesure, sur bande magnétique: quand on songe au fait que l'EEG d'un sujet endormi représente une pile de papier de 6 à 10 cm, on parvient à imaginer les problèmes rencontrés au niveau de l'archivage de ces documents. Aujourd'hui, les moyens informatiques permettent à la fois une réduction formidable de l'encombrement des archives, mais améliorent aussi la résolution des mesures et de leur affichage, sans parler des horizons illimités pour tout ce qui concerne le traitement. Le tableau 1 résume les caractéristiques fondamentales des signaux physiologiques les plus couramment mesurés.


Figure 10. Circuit équivalent d'un projet de platine étudiée spécialement pour des entrées à haute impédance. L'amplificateur opérationnel est du type FET.

Figure 11. Amplificateur différentiel étudié spécialement pour obtenir un bon taux de réjection en mode commun (CMRR = common mode rejection ratio) aux fréquences élevées avec circuit polarisation du blindage pour des liaisons en câble blindé assez longues.

Figure 12. Exemple de platine pour le circuit de la figure 11 avec un rempart de blindage pour les lignes d'entrée.

régulateurs FCT* bloqués

CONSEILS PRATIQUES

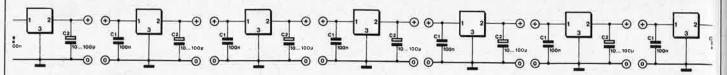

Ils ont trois pattes comme les régulateurs de la famille 78XX utilisés couramment, mais ils se contentent, eux, d'une très faible différence de tension entre l'entrée et la sortie. Depuis leur présentation dans Elektor en novembre 1895, ces composants ont séduit bon nombre de concepteurs par leurs performances. Cela n'a pas été sans déboires: au laboratoire d'Elektor, nous avons constaté, à l'usage, que certains régulateurs des types 4705, 4785 mais aussi 4805, 4885 et 4810 de SGS (voir tableau 1) avaient un comportement d'abord resté inexpliqué: parfois, il ne sortait strictement rien de ces régulateurs qui chauffaient néanmoins considérablement, ce qui témoigne d'une forte consommation de courant.

Il ne serait pas étonnant que vous, lecteurs, ayez connu le même phénomène lors de vos expérimentations. Comme nous, vous vous êtes peut-être d'abord contentés d'une explication facile: le type de circuit est nouveau, ce qui expliquerait qu'il y ait encore pas mal de problèmes. Explication trop facile en effet, et qui ne saurait satisfaire un concepteur sérieux, confronté à ce problème à plusieurs reprises en peu de temps. On n'est pas devenu ingénieur pour se laisser narquer par un vulgaire régulateur de tension, fût-il low drop!

Low drop (out)

En fait, il n'y avait pas à chercher bien loin l'explication du blocage de nos régulateurs. Elle figure même en toutes lettres dans l'article que nous leur

(* régulateurs à faible chute de tension)

avions consacré en novembre 1985, Elektor nº89 page 67. On peut y lire que "la mise au point de ces versions à faible chute de tension a été possible grâce au remplacement du Darlington PNP normalement utilisé pour la régulation série, par un unique transistor PNP dont le courant de base s'écoule vers la masse."


La figure 1 donne le brochage et le montage classique des régulateurs qui nous occupent. La figure 2a montre comment est construit un régulateur conventionnel (78XX), et la figure 2b montre le dispositif de régulation d'un régulateur à faible chute de tension (47XX/48XX). Dans un régulateur 78XX, le courant de base du transistor Figure 1. Brochage et application typique des régulateurs à faible chute de tension. La flasque métallique du boîtier est reliée à la masse (bro-


Figure 2. Schématisation du circuit de régulation d'un circuit 78XX (2a) et d'un régulateur à faible chute de tension


Ta	bl€	au	1

	tension de sortie	courant de sortie	tension d'entrée minimale*	transitoires tolérées
L4705	5 V	0,5 A	5,6 V	±80 V
L4785	8,5 V	0,5 A	9,1 V	±80 V
L4710	10 V	0,5 A	10,6 V	±80 V
L4805	5 V	0,4 A	5,4 V	± 60 V
L4885	8,5 V	0,4 A	8,9 V	± 60 V
L4810	10 V	0,4 A	10,4 V	± 60 V
L4812	12 V	0,4 A	12,4 V	±60 V
LM2930-5	5 V	0,15 A	5,32 V	±40 V
LM2930-8	8 V	0,15 A	8,32 V	±40 V
LM2931-5	5 V	0,15 A	5,3 V	+60 V -50 V

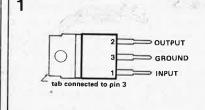valeur typique pour un courant de sortie max, et une température de 25 °C.



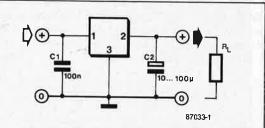

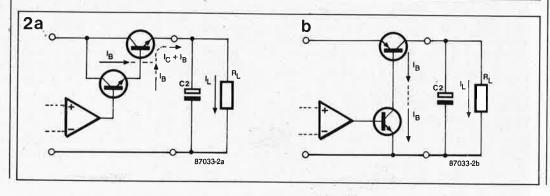

série s'écoule par l'émetteur dans la charge avec le courant de collecteur. Dans un régulateur 48XX, le courant de base du transistor série s'écoule directement vers la masse dans le circuit intégré. Et cet état de choses a des conséquences inattendues!

Lors de la mise sous tension du circuit de la figure 1, il faut que le condensateur de sortie se charge. Tant que la tension d'entrée est trop basse, le transistor série est saturé, et il circule plusieurs dizaines de mA de courant de base vers la masse. Lorsque la résistance interne de la source de tension à laquelle est relié le régulateur, est relativement élevée (une pile par exemple), la tension chute du seul fait de cette charge et le régulateur reste L'élaboration d'un potentiel de sortie convenable n'est pas possible, mais le régulateur continue de consommer du courant... et s'échauffe.

C'est pourquoi il faut veiller, lorsque l'on utilise des régulateurs à faible chute de tension, à les alimenter à partir d'une source de tension (alimentation ou pile) capable de fournir brièvement un courant de quelques centaines de milli-ampères.

Avec une alimentation de laboratoire dont le courant de sortie

est limité délibérément à une valeur basse, le fonctionnement des régulateurs à faible chute de tension laissera donc à désirer. En ce qui concerne les piles, le courant de base élevé des régulateurs à faible chute de tension fait l'affaire des fabricants de piles: dès que la tension de service de la pile devient inférieure à la tension nominale du circuit intégré, la décharge totale et rapide de la pile intervient dans les plus brefs délais (du fait précisément de l'importance de ce courant de base)...

La figure 3 rend compte du résultat de nos investigations: on y voit la courbe de la consommation de courant du réqulateur avec (I) et sans (II) charge de sortie. La courbe III montre que les régulateurs 2930(-5, -8) et 2931 de National Semiconductor ont un comportement plus raisonnable. Il faut donc espérer que SGS va améliorer ces énergumènes que sont les régulateurs 47/48XX. Et en attendant, méfiez-vous de l'utilisation de ces régulateurs dans des applications dont la source de courant n'est pas capable de répondre aux exigences des régulateurs telles que nous les avons décrites ci-dessus.

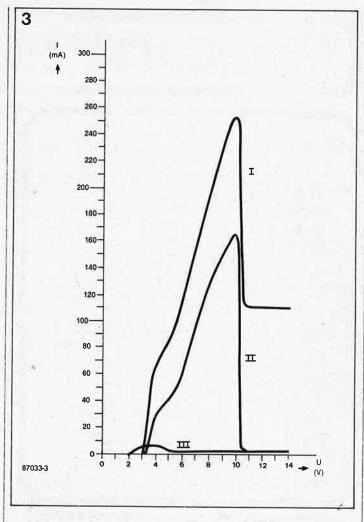


Figure 3. Courbes de consommation de courant des régulateurs à faible chute de tension en fonction de la tension d'entrée: 47/48XX en charge (I), hors charge (II) et 2930/31 (III).

THEMES ACTUELS EN OPTIQUE consignation de physic participal of physics planting the physics of discourtes inspection of the physics of the ph

THEMES ACTUELS EN OPTIQUE

M. Françon

L'extraordinaire développement de l'Optique auquel on assiste depuis l'apparition du laser sucite un intérêt sans cesse grandissant dans tous les milieux de la recherche et de l'industrie. Les points marquants de ce développement sont l'optique non linéaire et l'optique à fibre à partir desquels de nouveaux thèmes de recherche ratiennent l'attention. On peut citer la conjugaison de phase, la bistabilité

optique, la compression des impulsions lumineuses, les phénomènes réciproques et non réciproques en interféromètrie, les fibres optiques, les senseurs à fibres et les télécommunications optiques. Ces sont les sujets traités dans cet ouvrage.

L'ensemble doit être considéré comme une introduction à des domaines qui sont en plein développement. Il s'adresse aux étudiants de fin de maîtrise de physique et de DEA, ainsi qu'aux chercheurs et aux ingénieurs des grandes écoles. Ce livre devrait prendre place dans le bibliothèque de tout scientifique désireux de connaître les progrès de cette science qu'est l'optique.

Masson • 120, Bd Saint-Germain 75280 Paris Cedex 06

GUIDE PRATIQUE DES SYSTEMES LOGIQUES

C. Panetto

Le développement actuel de la microinformatique, des automatismes, de la robotique s'appuie sur une infrastructure technologique qui le rend possible.

La connaissance des circuits de logi-

que et des circuits d'interface est nécessaire pour qui veut aborder ces domaines sur le plan matériel. Cet ouvrage, par son approche progressive et didactique aborde les deux aspects fondamentaux de ces types de circuits: la fonction assurée et l'électronique qui réalise la fonction. Après quelques généralités fondamentales, l'auteur aborde les systèmes de numération qui permettent le dialogue entre l'homme et la machine.

Citons quelques têtes de chapitre: techniques numériques, circuits intégrés logiques, fonction combinatoires et séquentielles, mémoires, adaptation des signaux, convertisseurs A/N et N/A, visualisation.

Cet ouvrage regroupe les éléments nécessaires à la compréhension des systèmes logiques et de leurs applications.

Le lecteur y trouvera également, pour chaque fonction et montage s'y rapportant, les éléments de référence comme des exemples de circuits intégrés avec leurs carcatéristiques et leur brochage. En résumé, un guide pratique pour l'étude, la conception et la réalisation des systèmes logiques.



■Ordinateurs

Z-80 programmation:

Le microprocesseur Z-80 est l'un des microprocesseurs 8 bits les plus performants du marché actuel. Présentant des qualités didactiques exceptionnelles, la programmation du 2-80 est mise à la por-tée de tous. Chaque groupe d'instructions fait l'objet d'un chapitre séparé qui se termine par une série de manipulations sur le Nanocomputer un microordinateur de SGS-ATES. prix: 85 FF

Z-80 interfaçage:

Ce livre traite en détail les méthodes d'entrée/sortie avec la mémoire et les périphériques, le traitement des interruptions, et le circuit d'entrée/sortie en parallèle (PIO) Z-80. prix: 110 FF

microprocesseurs MATERIEL

Comme l'indique le titre, il ne s'agit pas de logiciel dans cet ouvrage qui dècrit un certain nombre de montages allant de la carte de bus quasi-universelle à la carte pour 280 en passant par la carte de mémoire 16 K et l'éprogrammateur. Les possesseurs de systèmes à 280, 2650, 6502, 6809, 8080 ou 8050 y trouveront de quoi satisfaire leur créativité et tester leurs facultés d'adaptation. prix: 82 FF

Le Junior Computer

est un micro-ordinateur monocarte basé sur le microprocessor 650 de Rockwell. Nos lecteurs qui désirent se familiariser avec les (micro) ordinateurs découvriront un monde fascinant. Tome 1-2-3-4 prix: 67 FF/Tome

68000

MATERIEL

68000

erienen inner

68000

e cours technique

Dans le premier volume, L. Nachtmann détaille l'anatomie du supermicroprocesseur, suivant à la trace tous les signaux émis ou reçus par l'unité centrale pour la communication avec la mémoire et les circuits périphériques. Pour préparer l'étude des instructions, environ un quart de ce livre est déjà consacré aux modes d'adresseur.

Le deuxième volume est le vade mecum du programmeur, véritable brévaire des instructions du 68000. On y trouve les instructions réunies et décrites par familles, à l'aide de tableaux récapitulatifs, mais également toutes léurs variantes, celles des instructions de branchement conditionnel par exemple, étudiées et décrites sépa-

rément. Tome 1: 115 FF

Tome 2: 125 FF

■Perfectionnement

Le cours technique

Amatour plus ou moins averti ou débutant, ce livre vous concerne; des les premiers chapitres, vous participerez réellement à l'étude des montages fondamentaux, puis vous concevrez et calculerez vous-même des étages amplificateurs, ou des oscillateurs. En somme, un véritable mode d'emploi des semiconducteurs discrets qui vous aidera par après à résoudre tous les problèmes et les difficultès de montages plus compliqués.

Album en couleurs pour s'initier à l'électronique:

Rési et Transi nº 2 'Touche pas à ma bécane' Construction d'une alarme et d'une sirène à monter sur son vélo, dans sa voiture ou sa maison etc. Apprender l'électronique en asso-ciant l'utile à l'agréable. Prix de l'album: 52 FF

DIGIT I

Ce livre donne une introduction par petits pas á la théorie de base et l'application de l'électronique numérique. Ecrit dans un style sobre, il n'impose pas l'apprentissagé de formules séches et abstraites, mais propose une explication claire des fondements de systèmes logiques, appuyée par des expériences destinées à renforcer cette connaissance fraichement acquise.

C'est pourquoi DIGIT 1 est accompagné d'une plaquette expérimentale qui facilite la réalisation pratique de schémas (avec circuit imprimé) prix: 135 FF

Jeux

Automatisation d'un Réseau Ferroviaire

avec et sans microprocesseur: des alternatives électroniques aux dispositifs de commandes electromécaniques, la sécurisation des cantons, le contrôle et la gestion du réseau par ordinateur et la possibilté d'adaper ces dispositifs à la quasi-totalité des réseaux miniatures.

prix: 82 FF

33 récréations électroniques

l'Electronique et le Jeu

Le jeu a toujours été, et reste l'une des passions humaines. Du temps des Romains, la devise "panem et circenses" (du pain et des jeux) était très en vogue, car la semaine de 38 heures n'était pas encore instituée, et il fallait bien trouver un moyen de tuer. Le temps. Les jeux ont toujours suivi l'évolution technologique et ce n'est pas l'explosion que nous connaissons aujourd'hui qui posera un démenti quelconque, aussi ne serez vous pas trop étonnés de trouver dans cet ouvrage la description de 33 jeux électroniques. prix: 59 FF

Schémas

PUBLI-DECLIC 257 schémas inédits pour labo et loisirs

Un livre ou plutôt une source d'idées et de schémas originaux Tout amateur (ou professionnel) d'électronique y trouvera "la" petite metryeille du moment. Par plaisir ou utilité, yous n'hésitez pas à réaliser vous-même un ou plusieurs circuits. prix: 62 FF

300 circuits

Ce livre regroupe 300 articles dans lesquels sont présentés des schemas d'électronique complets et facilement réalisables ainsi que des idées originales de conception de circuits. Les quelques 250 pages de "300 CIRCUITS" vous proposent une multitude de projets originaux allant du plus simple au plus sophistiqué. prix: 80 FF prix: 80 FF

301 circuits

Second ouvrage de la série "30X". Il regroupe 301 schémas et mon-tages qui constituent une mine d'idées en raison des conceptions originales mises en oeuvre. Tous les domaines de l'électronique y sont abordés, des alimentations aux appareils de mesure et de test en passant par l'audio, les circuits HF, les aides au concepteur. Il constitue en fait un véritable livre de chevet de l'électronicien ama-teur (et professionnei!!!)

302 circuits

302 exemples d'applications pratiques couvrant l'ensemble du spec

302 exemples a application's platiques coviant l'etisamble du spec-tre de l'électronique, ce qui n'est pas peu dire. Voici, pour vous met-tre l'eau à la bouche, une énumération non-exhaustive de quelques-uns des domaines couverts par cet ouvrage. L'audio, la vidéo et la musique, l'automobile, le cycle et la moto, les violons d'Ingres et les jeux, les composants intéressants, les essais et mesures, le domaine si vaste des micro-ordinateurs, la musique électronique, les oscillateurs et générateurs, les alimentations, et bien d'autres thèmes réunis sous les vocables d''expérimentation' et de "divers".

Parmi ces circuits de tout acabit, se trouve sans aucun doute celui que vous recherchez depuis si longtemps prix: 104 FF

Si vous possèdez déjà quelques notions en anglais technique, vous apprécierez beaucoup le "Book '75", où sont décrits de nombreux montages.

Une nouvelle serie de livres édités par Publitronic, chacun décrivant des montages simples et pratiques dans un domaine spécifique:

Electronique pour Maison et Jardin

9 montages

prix 63 FF.

Electronique pour l'Auto, la Moto et le Cycle prix: 63 FF

9 montages

Construisez vos appareils de mesure

prix: 63 FF

Créations électroniques

Recueil de 42 montages électroniques sélectionnés parmi les meilleurs publiés dans la revue Elektor.

prix: 115 FF.

Indispensable!

guide des circuits intégrés Brochages & Caractéristiques

Sur près de 250 pages sont récapitulées les caractéristiques les plus importantes de 269 circuits intégrés: CMOS (62), TTL (31) Linéaires, Spéciaux et Audio (76 en tout). Il constitue également un véritable lexique, expliquant les termes anglais les plus couramment utilisés. Son format pratique et son rapport qualité/prix imbattable le rendent indispensable à tout amateur d'électronique.



creations

ctroniques

201 circuits

302 circuits

Disponible: - chez les revendeurs Publitronic

chez les libraires

chez Publitronic, B.P. 55, 59930 La Chapelle d'Armentières (20 F frais de port)

UTILISEZ LE BON DE COMMANDE A L'INTERIEUR DE LA REVUE



Berrit 6

ELAK presents SOFTWARE

BASIC LANGUAGE	C INTERPRETERS	WENDIN PRODUCTS
BetterBasic 11.490 8087 Math support 6.490 Btrieve interface 6.490 C interface 6.490 Run-time module 14.990	C-terp, specify compiler 17.990 C Trainer 7.990 Instant C 30.990 Run/C 7.990 Run/C Professional 14.990	Operating system toolbox 6.990 PCUNIX operating system 6.990 PCVMS Similar to VAX/VMS 6.990 XTC Text editor w/source 6.990
Flash-up windows 6.490 MS basic interpr XENIX 20.990		BORLAND PRODUCTS
Flash-up windows 6.490 MS basic interpr. XENIX 20.990 MS OuickBASIC 5.990 Professional BASIC 5.990 8087 Math support 3.990 TRUE BASIC 8.990 TRUE BASIC w/Run-time 15.990 Advanced string library 3.990 Asynch communication 3.990 BASICA converter 3.990 Btrieve interface 3.990 Developer's Toolkit 3.990 Run-time module 8.990 Sorting & Searching 3.990 Turbo BASIC 5.990	Asynch Manager 10.490	EUREKA equation solver 5.990 REFLEX & REFLEX workshop 11.490 Turbo Basic 5.990 Turbo Database Toolbox 4.490 Turbo Editor Toolbox 4.490 Turbo Gameworks Toolbox 4.490 Turbo Graphics Toolbox 4.490 Turbo Lightning 5.990 Turbo Numerical Library 5.990 Turbo Pascal with BCD/8087 5.990 Turbo Tutor 2.490 Turbo PROLOG compiler 5.990 Word Wizard 4.490
Turbo BASIC	HALO 17.990 Dr. HALO II 8.990	ASSEMBLY LANGUAGE
C COMPILERS Datalight C Compiler 3.990 Datalight Developer Kit 5.990	HALO devl. pack for MS 33.990 LATTICE C cross ref.gen 3.490 with source code 12.990 LATTICE C-food Smorgasb 8.490	Microsoft Macro Assembler 8.490 Pasm86 by Phoenix 9.990 Turbo editasm 7.990 8088 Assembler w/Z80 trans 7.990
Datalight Optimum-C 8.990 DeSmet C w/debugger	with source code	COMPUTER IC's
DeSmet C w/Large case 11.990	LATTICE dBC (dBC2 or dBC3) 15.990 with source code 30.990 LATTICE C-Sprite debug 11.490 MetaWINDOWS 9.990 MetaFONTS 4.990 MetaWINDOWS/PLUS 16.990 MetaFONTS/PLUS 16.990 MS windows devl,kit 26.490 PforCe 19.990	4164 150ns Ram 59 41256 150ns Ram 159 41256 120ns Ram 199 8087 — 5 MHZ 8.950 8087 — 8 MHZ 11.950 80287 — 5 MHZ 13.950 NEC V-20 8 MHZ 495 NEC V-20 10 MHZ 1.190



ELECTRONICS

27-31 rue des Fabriques 1000 BRUSSELS

tel. 02/512.23.32

Fax: 513.96.68 02/512.25.55

(un département de la S.A. Dobby Yamada Serra)



Fondateur: B. van der Horst

10e année ELEKTOR

Juin 1987

Route Nationale: Le Seau: Route Nationale, Le Seau, B.P. 53; 59270 Bailleul Tél.: 20 48-68-04, Télex: 132 167 F Télécopieur: 20.48.69.64

Electronique

MINITEL: 36.15 ELEKTOR

Horaire: 8h30 à 12h30 et 13h15 à 16h15 du lundi au vendredi. Banque: Crédit Lyonnais à Armentières, n° 6631-61840Z: à Lille 7-163-54R Libellé à "ELEKTOR".

Pour toute correspondance, veuillez indiquer sur votre enveloppe le service concerné.

ABONNEMENTS: Voir encart, Avant-dernière page.

Changement d'adresse: Veuillez nous le communiquer au moins six semaines à l'avance. Mentionnez la nouvelle et l'ancienne adresse en joignant l'étiquette d'envoi du der

RÉDACTION:

Denis Meyer, Guy Raedersdorf,

Rédaction internationale

Hedaction Internationale: H. Baggen, J. Buiting, A. Dahmen, I. Gombos, P. Kersemakers, E. Krempelsauer, P. van der Linden, J. van Rooij, G. Schell,

Laboratoire: J. Barendrecht, G. Dam, A. Rietjens, A. Sevriens, J. Steeman, P. Theunissen, M. Wijffels.

Coordinateur: K. Walraven

Documentation: P. Hogenboom-

Sécrétariat: W. v. Linden, M. Pardo.

PUBLICITÉ: Nathalie Defrance.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION:

ADMINISTRATION: Marie-Noëlle Grare, Jeannine Debuyser

MAGASIN: Emmanuel Guffroy

ENTRETIEN (Café): Jeanne Cassez

DROITS D'AUTEUR:

Dessins, photographies, projets de toute na-ture et spécialement de circuits imprimés, ainsi que les articles publiés dans Elektor béams que les antices publies units clerit de néficient du droit d'auteur et ne peuvent être en tout ou en partie ni reproduits ni imités sans la permission écrite préalable de la So-ciété éditrice ni à fortiori contrefaits. Certains circuits, dispositifs, composants, etc.

décrits dans cette revue peuvent bénéficier

decrits dans cette revue peuvent beneticier des droits propres aux brevets; la Société éditrice n'accepte aucune responsabilité du fait de l'absence de mention à ce sujet.
Conformément à l'art, 30 de la Loi sur les Brevets, les circuits et schémas publiés dans Elektor ne peuvent être réaliés que dans des buts privés ou scientifiques et non-commerciaux.

ciaux. L' utilisation des schémas n'implique aucune responsabilité de la part de la Société

La Société éditrice n'est pas tenue de renvoy-er des articles qui lui parviennent sans de-mande de sa part et qu'elle n'accepte pas

pour publication. Si la Société éditrice accepte pour publication un article qui lui est envoyé, elle est en droit de l'amender et/ou de le faire amender à ses frais; la Société éditrice est de même en droit de traduire et/ou de faire traduire un article et de l'utiliser pour ses autres éditions et activités contre la rénumération en usage

DROIT DE REPRODUCTION

DROIT DE REPRODUCTION ELEKTOR-CASTEILLA S.A. au capital de 50 000 000 F Siège Social: 25, rue Monge 75005 Paris RC-PARIS-B: 562.115.493-SIRET: 00016-APE: 5112-ISSN: 0181-7450-CPPAP. 64739 Elektor 1987 – imprimé aux Pays Bas par NDB 2382 LEIDEN Distribué en France par NMPP et en Belgique par AMP.



REPERTOIRE DES ANNONCEURS

Telex: 22876

All our prices are TVA/BTW.

19% incl.

ACER 77, 90 à 92, 95 et 96 ADS 13 AED
AUDIO DYNAMIC SYSTEMS 78
BERIC 4 et 5
CENTRAD 85 CHOLET COMPOSANTS 12 CIBOT 14 et 15 COMPTOIR DU LANGUEDOC 86 et 87
DACIM
ELAK 73, 74 et 75 ELC 85 ELECTROME 88 ELECTROPUCE 21 ELEKTOR 12, 22, 73, 76, 77, 80, 93 et 94
EUROCOM
GENERATION VPC
HBN
ICAR
KITTRONIC 19
LDME
MAGNETIC-FRANCE 16 et 17 MANUDAX 81 MB TRONICS 26
PENTASONIC
REUILLY COMPOSANTS
SECURITECH 20 SELECTRONIC 2, 82, 83, 93 et 94 SICERONT KF 9
SIDENA 23 et 88 SLOWING 84
TCICOM
WEKA 79 et 88
YAKECEM
ZENER
PETITES ANNONCES GRATUITES

10MHZ TURBO PC

We supply all these computers with the original "MICROSOFT" MS-DOS 3.2 + GW Basic (more than 1000 pages of literature)

STAFF — II H COMPATIBLE

INTEL 8088 4.77 and 10 Mhz software switchables Processor

INTEL 8087 (math) optional

PRICE: 39.990

Memory : 640K on board 8K system bios Bios

Battery back-up real time clock Clock 8 - input controlled by 8259 programmable 8237 DMA controller 8 expansion slots (8 × 62 pins) Interrupt DMA Interface Floppy disk controller on disk I/O card Parallel printer port on disk I/O card RS-232C serial port on disk I/O card Capabilities

Game port on disk I/O card
Hercules monochroom or color graphics card

x 360 Kb formatted diskette drive Storage Keyboard

105 keys AT look alike high resolution monochroom (optional) Screen

12 inch color monitor (optional) Power supply: 150 watt switching supply

Reference guide and complete schematics Manuals

MS-DOS 3.20 and GWBASIC Software 6 months on parts and labor Warranty

STAFF — III H COMPATIBLE

Specifications same as STAFF-I plus

Storage: 2 x 360 Kb formatted diskette drive PRICE:

46.990

J.V.C. Green 12", non-glare, TTL, 720×350 6.950



STAFF — HD20 H COMPATIBLE

Specifications same as STAFF-I plus

Storage: 1 \times 360 Kb formatted diskette drive 1 \times 20 Mb formatted hard disk drive PRICE:

66.990

STAFF - HD F 30 H COMPATIBLE

Specifications same as STAFF-I H plus

Storage: 1 × 360 Kb formatted diskette drive

 1×20 Mb with RLL-controller (capacity \times 1.5)

STAFF — PORTABLE TURBO

Processor: INTEL 8088 4.77 & 8 Mhz software switchable Keyboard: 83 keys AZERTY/QWERTY Screen: bisynch Amber 9" Monitor

2 floppy disk drive 360 Kbyte DS/DD

All other specifications are same as above.

59.990



STAFF — P AT I COMPATIBLE

Intel 80286 60287 co-processor optional, switchable 6/12 Mhz 512K internal memory, expandable to 1 Mb onboard. System memory Processor Memory

capability: 16 Mb

Rios

64K system BIOS Battery back-up real time clock MC14818, with 50 bytes CMOS RAM Clock

Interrupt 16-input controlled by two 8259 7-channel controlled by two 8237 10 Mhz timer 8254-2, used as system timer 8 expansion slots $(2 \times 62 \text{ pins}, 6 \times 98 \text{ pins})$ DMA Timer Interface

Capabilities Hard and floppy disk controller provided

Hercules compatible monochroom card with printer port

Multifunction board (optional) Memory expansion board (optional) Serial/parallel I/O board (optional) I high capacity floppy disk 1.2 Mb

360 Kb diskette read/write functions devices

20 Mb hrd disk (optional) 85 keys, with LED indicator, numeric keypad and function keys. Keyboard

Screens High resolution monochroom (optional) 12 inch color monitor (optional)

Power supply:

Software

200 watt switching supply 110 and 220 Volt MS-DOS 3.2 and GW BASIC MS-DOS 3.2 user's guide, GW BASIC user's guide Manuals

Operating manual

Warranty 6 months on part and labor **MONITORS** National Green 12", glare, composite, 640×200 5.950 J.V.C Green 12", non-glare, composite, 640×200 J.V.C Green 12", non-glare, TTL, 720×350 J.V.C. Amber 12", non-glare, TTL, 720×350 MD 3 RGB Color Monitor 14" 640 × 220 6.950 Specifications same as PC-PAT plus 44 Mb hard disk, 28 ms, 6.950 7.950 av. acces time PRICE: 133.990

Storage

	CONTROLLERS (made in USA)	
ļ	MFM controller RLL controller (capacity × 1.5) cable set for above controllers.	8.990,-

RGB inputs, works with all IBM graphic cards 49.990

NEC Multisync Color Monitor 14" 800 x 560, Analog and

64 Colors non Glare

PRICE: 89.990 PC - P AT II COMPATIBLE

MORE FOR LESS

HARD DISKS	
* 20 Mb	19.990,—
* 31 Mb	35.990,
* 41 Mb 60 md average acces	43.990,
* 44 Mb 28 ms av. access time	. 52.990,—
* 81 Mb 28 ms av. access time	. 69.990,

4-in-1

it's a TELEFAX it's a TELEPHONE

it's a COPIER it's a DIALER

CAN SEND ALL YOUR DOCUMENTS THROUGH YOUR EXISTING PHONE LINE

TELEPHONE SECTION

 Memory 99 Nos. of max. 20 digits 99 Names of 20 charac-

ters each

12 Nos. in "one touch" - Pause Pause dialing for P.A.B.X. or internat, tone detection Time & date printing After a certain number of - Clock - Autom. Fax. Function

bell rings — to pogram by user — your "SPOT" will automaticly switchover to FAX-funct.

FAXIMILY SECTION

 Memory - Document size

99 Nos / 99 Names Max.: Width 216 mm, length 700 mm Min.: Width 148 mm length 100 mm 8 dots/mm

 Main scan line density Subscan line density

3.85 lines/mm 7.7 lines/mm

Transmission mode & speed:

Special (HS), G3 approx. 20 sec. for average text

on A4 size



We can also supply reconditioned faxmachines

with a fully warranty of 3 months at 59.990, +19% TVA/BTW

FULL IBM-PC COMPATIBLE ITEMS

VIDEO CARDS

GENOA SUPER EGA CARD

- 100% multisynch compatible
 132 Columns × 44 (1056×352)
 CGA (320×200)

- CGA double scan (640 × 200) MDA Hercules (720 × 350)
- EGA (640 x 350) PGA (640 x 480)
- 80 columns × 66 lines

PC Board 10 MHz 640K RAM OK on board 8.950
384k Ram Expansion Card 0K 54 × 4164 4.450
576k Ram Expansion Card 0K 18 × 41256 + 2 × 41464 4.950
Multifunction Card memory extention up to 384k 9.950
serial port / parallel port clock and game adapter
also available in short size. | 1.490 | 1.990 | 1.990 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.95

Constitution of the Consti	1.500
VARIOUS	
Empty Case	3.990
Milply Case AT Look with key lock	4.990
7 JOHUN IDIVI + APPLIE IIX COmpatible	1.795
	6.950
	7.950
Floppy Drive 1,2 Mb Printer Cable	9.950
Switch Box 4 Way Sorial	990
	3.450
	3.950
Memorex Diskettes DS/DD 48 TPI.	1.290

Memorex Diskettes DS/HD for AT	2.490
Memorex Diskettes 3 1/2 DS/DD. Parrot Diskettes DS/DD 48 TPI (10 floppys of 5 colors)	1 200
Parrot Diskettes DS/HD for AT (10 floppys of 5 colors)	2.590

EPROM PROGRAMMER

Eprom Programmer I; 1 external textool socket 9.950 programs 2716-27512; intelligent algorithm Eprom Programmer II; 4 external textool sockets 12.950 programs 2716-27512; intelligent algorithm Eprom Programmer III; 10 external textool sockets 18.950 programs 2716-27512; intelligent algorithm Eprom Eraser 9 pcs max. 3.950 MODEM
 Modem SM-30 (300 bauds)
 9.990

 Modem SM-120 (300/1200 bauds)
 16.990

 Carmen IPC Modem Card
 24.950

KEYBOARDS
 Keyboard 83 keys Qwerty
 5.950

 Keyboard 83 keys Azerty
 5.950

 Keyboard 105 keys Qwerty & Azerty
 7.950

POWER SUPPLIES

 Power Supply 130 Watt
 5.950

 Power Supply 150 Watt
 6.950

 Power Supply 190 Watt (AT)
 8.950

PRINTERS & PLOTTERS

 CP A 136
 18.990

 Mr Shinwa, 80col, 130cps
 14.950

 CP B 136
 22.950

 Brother M-1709
 39.990

 Seikonic Plotter, Parallel or Serial
 44.950

LISTING PAPER 2000 sheets per box

11" x 240 simplex, blanco, 70 gr.	895
12" x 240 simplex, blanco, 70 gr.	995
11" x 380 simplex, USA 3/6, 70 gr.	1.395
12" x 240 duplex, blanco 60 gr.	1.899
Labels, auto-adhesive (2.000 pcs)	999 COMPUTER IC's

4164 150ns Ram 4164 150ns Ram 59 41256 150ns Ram 159 41256 120ns Ram 199 8087 - 5 MHZ 8.950 8087 - 8 MHZ 11.950 80287 - 5 MHZ 13.950 NEC V-20 8 MHZ 495 NEC V-20 10 MHz 1 190

LECTRONICS

27-31 rue des Fabriques 1000 BRUSSELS

> tel. 02/512.23.32 02/512.25.55

All our prices are TVA/BTW. 19% incl.

> Telex:22876 Fax: 513.96.68

(un département de la S.A. Dobby Yamada Serra)

Petites Annonces Gratuites Elektor

VDS oscillo DB trace ZX81 + RAM 16K + impr + K7 revues + Livres composants le tout 700F Tél.39.46.14.51 le soir

VDS Canon X07 16 KRAM + ass. désass. + cables K7 + adp. secteur + mystères X07. Le tout 2000F Tél. 39.71.02.36 (ap.19H)

VDS tube oscillo D711 très sensible (Y = 4V/cm) avec fiche technique sans blindage prix 350F. Tél.61.02.73.27

VDS VEGAS 6809 en coffret prof. alim à découpage 2 drives moniteur N/B clavier flex SBasic doc. Tél.1/46.42.39.82

VDS pour MSX drive 5" ¼ cartouche controleur: 1500F. Achète pour MSX cartouche RS232 M.Léo Tél.39.90.48.08

VDS Scanner "Tandy Pro 2003" 68 à 512 MHz + bande FM-60 canaux progr + canal priori-Aout 86 état neuf prix 2200F Tél.21.92.43.43

CHERCHE généreux donateur de tout matériels électroniques : audio, vidéo et de mesures. J. Marc Rollet tél. 76.93.60.72

VDS ZX81-16Ko + vidéo monochrome verte + revues prog. en état marche le tout 650F. Tél.42.61.07.91 après 19H.

VDS Mod 100 + 32 K + imp. TRP 100 neuve + livres + alim 3500F. Moskalyk 31 Rue de Clausade 31200 Toulouse

Echange ZX81 —16K Ram carte mère ent sort Welleman clavier mec contre MSX Philips. Hoyaux A. Rue Montoyer 117, 6510 Morlanwelz

IBM.PC VDS carte Hercules, souris + log. impr Dataproducts Qual courrier Rolland M. 37 Rue Anatole France 53210 Louverne

VDS ordinateur BBC/B Drive DF + controle + disc doctor + progs + synthèse Vocale le tout 25000FB. Tél.02/537.88.09 Belg.

CHERCHE schéma et plan ampli Scott A407 Leclercq J.Quart. St Honoré 83250 La Londe Tél.94.66.59.33

VDS micro-ordinateur CASIO PB.700 + ₆ 2 OR4. Tél.35.89.41.23 ou le soir 35.71.78.97 VDS 3 Drives 40/80 pistes Canon PU 800F. Cross assemb. série Motorola sous Flex LLOYD carte K9 6809 complète 51.05.55.63 P.4613

CHERCHE oscillo 2 × 15 MHz + géné BF + géné Mire bas prix même en panne faire offre au Tél.79.32.79.37 après 19H

VDS C64 + imprimante 1520 4 couleurs + Tool + turbo + magnéto + assembleur + revue + doc 3000F à débat. Tél.45.91.12.29

CHERCHE pour CBM 8096 8050 logiciels périphériques schéma accessoires Tél.88.70.07.65

CHERCHE lecteur disquette APPEL 5 % Bonnet Fabien 51 Rue Clemenceau 67140 Andlau

VDS ou echange Terminal Visu Iriscope 300 "Bull" CONTRE OSCILLO Hameg + TV couleur prop. Gonzalez Tél. 30.59,04.52 12h à 17h.

VDS carte de base Apple II + avec alim Vds Visu monochrome 400F. Thellier P. Tél. 28.41.71.18 après 17H.

ECHANGE matériel électronique divers contre carte micro "TAV 85" en cours de montage Bouvrais Alain Paris IIe Tél. 1/43.79.62,55

VDS autotransformateur variable 0-280 V et 4 A avec voltmètre et ampèremètre intégrés. 700F. Tél. 48.25.82.79

VDS pour Apple lle clavier numérique + disque dur 5MB + carte horloge Thunder compatible prodos. Tél. 48.33.26.80

VDS imprimante série Honeywell R 28. 240 car/ sec 3000F. + port. B. Rocher Montrozier 87200 St Junien Tél. 55.02:26.20

Techn. dépan. niv. BAC libre en Aout CHERCHE stage maintenance informatique Bourget F. 96 Rue Jean De La Fontaine 76650 Petit Couronne

VDS CF. LEVEL Measuring Setup 10 kHz à 17 MHz type REL 3W518/ D335. Siemens + manuels. Tél. 20.44.82.28

CHERCHE tous composants et matériel HS + schémas et ROMS cartes Apple II. Garcia 17 Rue Lazare Weiller Apt 321 72100 Le Mans

VDS Revox A77 19/38 + varispeed + plateaux + bandes pro 5500F. Tel. 1/42.08.82.82

VDS générateur de fonction BK 3010 acheté 3000F vendu 1500F. Tél. 69.38.27.84

VDS Junior Computer Dos floppy 64K mém clavier AZER + VDU + moniteur

mono + Livre 1-4 3000F +, imp. 6P 250X 500F. Tél. 76.49.58.83

CHERCHE schema elec et notice de reglage magneto K7 uher CG 350 Tel. 27.27.10.34, ap 18 H Maillot F 62 R van Gogh 54 Cuincy

CHERCHE plan carte mère Apple 2 e, je paie les photocopies et le port. Tél. le soir au 20.91.61.34 Van Staen

VDS générateur HF Eurelec 412 450F REC american CB CC8 250F. Rec vhF RK225 70-220 MHz 250 F + port Tél. 63-72-57-75

VDS RX DX 302 prix 2000F état neuf Vds cour Radio cour Eurelec sans matéri 500F et ouvrages 5F par jour. Tél. 78.85.44.57

VDS CI 4 AM7910 110F pièce 4 68B50 20F pièce carte PC-K complète 2500F, Tél. 51.05.55.63 poste 4613 + carte K9 6809. Chotard Joel

VDS Apple 2e 128K 80 col. 2 drives moniteur. imprimante imagewrit logiciels doc 6500F Tél. 78.58.67.88 après 19H.

VDS vidéolecteur laser Philips VP932 + Tél. ecom système audio stéréo ou bilingue équipé d 1 RS 232 de 1200 à 9600 Bd. Tél. 83.29.16.63

CHERCHE schéma synthé multivox MX 2000 Christian Durst Tél. 88.78.36.45

CHERCHE oscilloscope HM203-4 excellent état prix 2800F. Tél. après 18H au 43.08.63.39

VDS au plus offrant disques durs $2 \times 2 \times 10$ MB fixe + amovible Bull Cynthia D 140 + 3 cartouches peu servi bon état Tél. 83.54.73.79

VDS AMstrad C 64 3200 port compris parfait état M. couleur, multimètre Digital LCD automatique 500F Val. 750F. Tél. 31.98.48.93

CHERCHE Crescendo HS 2 × 140 u alim 1000 VA Rossi François 23 Chemin de Bicoq 81400 Carmaux Tél. 63.36.35.47

VDS tube Laser 2 MW HENE. Tél. 60.03.49.62 après 19H

VDS DIGITELEC 2100 + Doc + prog. Minitel acheté Mars 85 vendu 1700F. CHERCHE platine VIC 1541. Tél. 21.72.09.63

RECHERCHE tous composants ayant trait à la micro + schémas carte Apple - Garcia 17 Rue Lazare Weiller Apt 321 72100 Le Mans

VDS Apple 2e 128K 80 col. 2 drives Joysticks carte SS logiciels docs divers 700F. Tél. 99.63.06.36 après 19H.

VDS clavier 3 oct. 2 contacts 500F ampli Pioneer 2 \times 50 W 700F + Cl divers SAD 1024 MF 10 NE 572 ICL 7107 etc. . . Tel. 96.27.58.17

VDS IBM/XT 640 Ko + Flo 336K + 20 Mod. D + HERCU + cGA + écran couleur haute résol. (Ø 31) + 8087. 19500F. Tél. 1/39.46.60.52 (18H)

VDS égaliseur actif Power TPA 210 10 bandes 2 sorties stéréo dans Rack face alu 4 mm 500F. Tél. après 18H. 1/43 55 07 99

CHERCHE livres: TV ED, GAMME, la TV mais c'est très simple! liste sur demande H, Faucon 43, Rue Victor Hugo 07400 Le Teil

VDS orgue électr. Casio MT G5 portable 1300F + coffret 200F 50 timbres 12 rythmes accomp. auto état neuf Tél. 69.09.22.44. NOTICE

Etudiant **VDS** généreux donateur de matériel cartes. Lemaitre Edmond 16 Rue du Chêne 77380 Combs La Ville Tél. 60.60.48,64

VDS Elektor 1.4.7.9.11 à 16, 19 à 26, 32.33.35.37 à 42, 44.45.58 à 52, 54 à 58. Faire offre à Duchatelet F. Av. Heydenberg, 24. 1200 Bruxelles

VDS Elektor 1 à 110 prix 700F port en sus Tél. 61.71.92.19 HR 61.30.75.66 HB. Sempé Christian 12 Av du Parc 31700 Blagnac

Petites Annonces: aussi sur MINITEL 36.15-Tapez Elektor/Mot clé: PAG Petites Annonces Gratuites Elektor glement:

Les petites annonces sont gratuites pour les particuliers. Les annonces considérées à caractère commercial sont payantes d'avance au prix de 35,58 FF par ligne. (30 FF/HT).

Les textes, lisiblement rédigés, ne seront acceptés que dans l'espace limite prévu sur la
grille ci-dessous (ou să photocopie). N'oubliez pas d'inclure dans votre texte vos coordonnées ou n° de téléphone complète (avec préfix (1) pour Zone Paris).

L'offre est limite à une annonce par mois et par lecteur:
joindre obligatoirement le coin justificatif valable jusqu'à la fin du mois indiqué.
Indiquer aussi en déhors du texte votre nom et votre adresse complète: les envois anonyseront refusés mes seront reruses. Elektor se reserve le droit de refuser à sa discrétion les textes reçus, notamment en raison des limites de l'espace disponible ou d'un texte ne concernant pas l'électronique. En prin-cipe, les textes reçus avant le 15 du mois paraîtront le mois suivant. Elektor n'acceptera aucune responsabilité les offres publiées ou les transactions qui en reenvoi d'une demande d'insertion implique l'acceptation de ce règlement. Texte de l'annonce (inclure vos coordonnées): Compléter obligatoirement: nom adresse_ Joindre ce coin à Elektor toute demande p.a.g.e. d'insertion et **BP 53** envoyer avant la 59270 Bailleul fin du mois indiqué.

VDS CB Colt 444 AM-FM 120 CX 10 W Homologué + 4 antennes mobile + TOS WATT état neuf Tél. 74.65.09.05 M. Jarrige 1500 + port

VDS Apple III 256K (8) + 1 drive + logiciels puissants + nbx jeux (+ notices) 6500F. Tél. dom: 1/39.58.99.24 après

RECHERCHE multitech. MPF 1 plus même hors service. Syléné C. 36 bis Rue Charles Robin 01000 Bourg en Bresse Tél. 74.23.72.25

VDS neufs Cl japonais BF, potars, tuner FM. amplis BF, mesure CSE chomage armoire 19' génés tables X = etc....Tél. 1/42.38.26.25

RECHERCHE correspondant Canon X07 et logiciels RTTY/ CW. Frank Bally 28 Av. de Daxe 69006 Lyon Merci

VDS interface program, d'Eprom et logiciels pour ZX Spectrum 48K. Faire offres M. Simonin 7 Av. du Belvédère 93310 Le Pré st Gervais

VDS cause double emploi alim 12 V 3,5 A 200F et alim 5 V 3 A 100F. Redoutey P. Tél. dom: 48.46.04.45 trav: 48,46,14,14

VDS Atari 1040 STPM + citizen 1200 + cables + drivers...prix à débattre. Christian au 1/48.77.65.15 (H; bureau)

VDS au plus offrant calculatrice programmable à cartes magnétiques TI59 manuels parfait état faire offre 31.72.36.75

CHERCHE à Nice ou proche abonné à Elektor pour échange revues électroni Cabrera Tél. 93.81.97.33 (bur) ou 93.88.66.13 (dom)

VDS Apple 2 europlus + 80 col + c. lang + carte // + mon. vert + 1 dr + impr. GLP 5000F. Minel 40 Rue de la République 60300 Senlis Tél. 44.53.59.59

CHERCHE correspondant Junior Computer VDU cassette Mourier Gérard Tél. uniquement 20H30 22H, 1/42,38,26,25

CHERCHE 1 poste de soudage termorgc JBC et oscilloscope HM 605 si état impec + prix très bas ALLMANN JB. 1 Rue Mal Juin 87100 Limoges

VDS générateur BF BEM 014 2000FB, vidéo display Zenith ZM122 Ambre 3500FB. Thiry 2 rue du Livot 5840 La Bruyère B. Tél. 081.56.72.58

Pour PCW Amstrad cherche prog. émulat. Minitel ach/éch pro ou carte 24 E/S + Eprom Pillon JP Jalons 51150 Tél, 26.69.52.63

VDS pour Spectrum ZX1 + microdrive + carte + doc + Livre + progs TBE faire offre à Tardy Xavier 11 Rue Ampère 2100 Dijon Tél. 80.71.19.75

CHERCHE généreux donateurs (ou bas prix oscillos pour reconstruire un mges: Métrix, Tektronix Claude Tél. après 19H Tél. 1/47.73.56.99

VDS drive 5, 1/4 Teac 720K neuf 1000F ou échange pour drive 5 1/4 JVC 360K. Tél. 72.04.49.05

VDS 4000F Orgue électronique Farfisa portable 2 claviers + 1 pédalier Tél. 33.64.07.28 après 18H.

VDS socillo 2 × 60 MHz double base de temps prix 3000F état neuf. Tél. 63.72.06.61

Etudiant dont parants chomeurs VDS généreux donateur de matériel informati même en panne Tél. 45.92.57.16

ACHETE transfo de sortie pour ampli Dynaco Mark 3 ou trans, equiv. (ultralineaire, Push-Pull 6550, KT88,60W) Tél. 42.22.00.55

VDS ZX Spectrum 48K + clavier + microorive + ZX1 + Joysticks + livres + softs: 2500F. Rabeyrolles Denis Tél. 56.07.60.95

ATARI XE VDS contact échanges et montages, Achète interface 850 ou équivalent, Vds CB, E. Sow 91.06.49.49

ACHETE oscillo à bas prix cherche contacts MSX Chardon Eric Le Floreal E8 83500 La Sevne/Mer

VDS carte prof 80, 48K, 2 drives, etr équipée, doc, disq. utili et jeux comp. TRS 80 Tél. 35.76.89.47 après 19H Prix 2000F

Jeune étudiant cherche généreux donateur tous schémas sur MSX. Magno Luis 124 Rue des Poissonniers 75018 Paris

VDS FT 290R + équip. mobile à débattre ou échange contre récep; Sony ICF 2001 D Tél. 88.25.05.21 le soir

VDS 3000F C64 + drive 1541 + impr MPS 801 + doc + progs. E. Rapilly Tél. le soir après 20H 49.04.61.01

VDS TRS 80 M1 interface 32K, moniteur, 2 drive, bon état, newdos 80 V20 prix 2500F. Tél. Barski Serge 44.54.01.06 à partir de 19H

VDS VG5000 mon + cas + livre prix à débattre Tél., 74.90,91,51 dans la soirée VDS préamp. Prélude non monté + CI Maes Maestro 2000F. Junior Computeur + 1 livre 300F imp. Seikosha GP80M: 800F Tél. 63.04.55.34 (WE/HR)

VDS vocodeur 10 voies ELEKTOR manque TPS pour finir 3/4 cable face au sérigraphe 1500F. Tél. 20.80.58.45

CHERCHE VCO Formant, µA 726, pour extension synthé. Faire offre après 20H au 39.61.38.06

VDS analyseur Spectrum Ferisol 2000F géné HF 400F géné UHF 1500F. Petit terminal informat. 400F. Tél. après 19H 65.22.77.44

RECHERCHE contacts sur Marklin digital pour schémas électre + HP41CV. Lurquin 40 Grand XII Bois, 6290 Nalinnes VDS ELEKTOR nº1 à 5, nº18.20.22. 23.24.27.29.31 à 48 150F. + 2 modem TRT 1022 300F + ELEKTERMINAL 200F Tél. 90.58.07.60

VDS oscillo HM307 1300F, IMP. Silentype Apple 1100F, PC 1211 + imp + interface cassette. Tél. 92,87,51,66 après

ACHETE ELEKTOR nº1 à 90, FAIRE OFFRE à Haeck A. Rue Bossuet L'Aigle Pt. Dulas 83200 Toulon Tél. 94.62.04.19

RECHERCHE livre Rési et Transi prix max: 30F faire offre par Tél. 99.55.84.19

VDS carte multif. PCXT avec 256 ko Ram P//GT SER pos. Korl et 2e SGR. VSA aussi RAM 41256 et 4164. Tél. 93.90.20.84


VDS plat. K7 jait de gamme Marantz SD451 ou éch. contre drive Atarist SF314

VDS SF354: 1100F. 1/60.10.07.70

VDS ORIC avec drive 5" 1/4 grosse imp. XEROX à connecter ou récup. comp. (μPro, ROM, ...) 2300F à déb. Tél. 56.23.10.50 P.5132 HB

Belgique VDS IBM XT portable 512K prix à débattre Vincent Looze Route de La Hesbaye 311. 5056 Boneffe, Tél. 081/81.17.5 le soir ou W.E

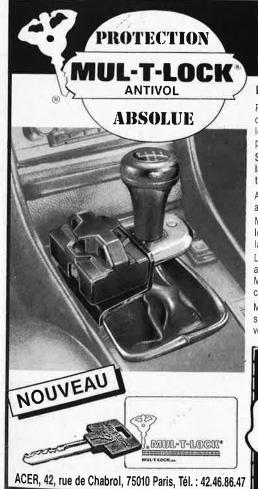VDS Apple II e 128K + carte Z80 + clavier détachable Nbx logiciel: Pascal-Fortran C. Appleworks etc Tél. 82,50,67.95



ECHEC AU VOL

Le vol de voiture est une calamité de notre temps et de notre société.

Presque tous les systèmes anti-vol actuels ont leurs défauts : leur prix et leur complexité. Les alarmes, même les plus sophistiquées, préviennent mais n'empêchent pas toujours les voleurs de partir avec votre voiture.

Soyez les premiers, en France, à utiliser MULTI-LOCK®. la parade simple et infaillible : des milliers sont déjà installés dans le monde entier.

Avec MULTI-LOCK® la clause «VOL» de votre assurance auto, devient pratiquement superflue.

MULTI-LOCK® est un système mécanique de blocage du levier de vitesse, très facile d'emploi, esthétique, inviolable, rapide à poser, inamovible

La serrure MULTI-LOCK® est incrochetable, anti-percage. anti-sciage, homologué haute sécurité A2P, 3 étoiles d'or. MULTI-LOCK® se monte rapidement, sans connaissan-

MULTI-LOCK® s'adapte sur tous les véhicules (à l'exclusion de ceux équipés du changement de vitesse au MULTI-LOCK® est garanti 5 ans.

MULTI-LOCK® est vendu avec un jeu de clés irreproductibles (brevet international), accompagné d'une carte numérotée confidentielle pour leur remplacement en cas

1098 FRANCO DE PORT

VOTRE VOITURE ET VOTRE TRANQUILLITE VALENT BIEN DAVANTAGE.

OFFRE DE LANCEMENT CREDIT SUR DEMANDE POSE GRATUITE DANS L'UN DE NOS CENTRES AGRÉES. ◆ 2 marquages dissuasion "Je suis protėgė par MULTI-LOCK

BON DE COMMANDE DIRECTE

ACER, 42, rue de Chabrol, 75010 Paris, Tél.: 42.46.86,47

Veuillez me faire parvenir l'anti-vol MULTI-LOCK®, la liste des centres

de montage et 2 identifications «Je suis protégé par MULTI-LOCK®» pour I Marque de la voiture Année Année

Boîte mécanique ☐ Boîte automatique ☐ Ci-joint mon règlement à l'ordrc de ACER - Chèque bancaire 🗆 Chèque postal 🗈 Mandat lettre 🗓 ------ Prénom

Ville Code postal

TEL: (02) 219.56.47

"THE FIRST I.C. SPECIALIST"

AUDIO DYNAMIC SYSTEMS

25 A, rue Verbist — B 1030 BRUXELLES

L\$00 .	
LS01 .	10,-
LS05 . LS08 .	
LS09 .	10,-
L\$11 . L\$12 .	
	10,-
LS14	
LS21	10,-
LS28 .	***************************************
LS30 . LS32 .	
	10,-
LS37 .	10.—
LS38 . LS40 🎚	
LS42	
LS47	46, — 46, — 10, —
LS55	10,
	12, — 18, —
L\$75 L\$83	18,-
LS85	
LS86	12, –
LS90 LS92	
LS93	
LS95 LS107	18,-
LS109	12,-
LS112	12, – 22, –
LS113 LS123	22,-
LS125	12,-
LS126 LS132	12
LS133	
LS136	10
LS138 LS139	18,-
LS145	
LS148 LS151	
LS152	
L\$153	18,-
LS154	
LS156	
ILS 157 ILS 158	
LS160	25, –
LS161	***************************************
LS162 LS163	25, –
LS164	18, -
L\$165	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ILS166 ILS168	
LS169	
L\$170	
\$L\$173 \$L\$174	
ILS 175	
LS181	55,-
1LS190 1LS191	
4LS192	******* 18,-
4LS193	
4LS194 4LS195	18 -
4LS196	18,-
4LS197	
4LS221 4LS240)
1LS241	
1LS242 1LS243	
4LS244 4LS245	

74LS251
74LS253
74LS258
74LS260 10,—
74LS266 10, —
74LS273
74LS283
74LS293 10,—
74LS295
74LS299 110, — 74LS352 20, —
74LS365
74LS366
74LS368
74LS374 24,-
74LS375 29, — 74LS377 24, —
74LS378
74LS386 35, -
74LS393
74LS399
74LS445
74LS540 42,-
74LS640
74LS641
74LS645
74LS670
74HCT02 12 - 74HCT14 15 - 74HCT132 27 - 74HCT132 27 - 74HCT138 20 - 74HCT138 20 - 74HCT138 20 - 74HCT141 33 - 74HCT241 33 - 74HCT241 33 - 74HCT241 33 - 74HCT241 33 - 74HCT373 33 - 74HCT373 33 - 74HCT374 33 - 74HCT390 38 - 74HCT390 38 - 74HCT391 36 - 74HCT391 36 - 74HCT541 36 - 74HC
MEMOIRES
2114 89,- 2732-450nS 225,- 2764-250nS 129,- 27128-250nS 189,- 27128-250nS 215,- 27256-250nS 235,- 27256-250nS 235,- 27612-250nS 739,- 27612 899,- 4164-15 59,- 41256-15 149,- 5517APL 1=6116) 99,- 6264LP-15 169,-
EN STOCK!!!
TC51100P-12 (1M Bit DRAM)
Prix de lancement: 1299
CPU + I/O 6502 239,— 6802P 149,— 6821 79,— 8031AH 335,— 8035AHL 199,— 8052AH-BASIC 2290,— 8085AH 125,— 8085AH-2 179,— 8087-8MHz 8995,— 9089 399 9089 399

8254-5 8255-2		5,- 9,-
8259-2 80287-8N		
MCI4681	8	5,-
Z80A-CP	'U	9,-
Z80A-PIC		9,-
	CD 4000	
CD4000 -		2,- 2,-
CD4001 . CD4002 .		2,-
CD4006		8, — 2, —
CD4007 CD4011		2,—
CD4012.	Transaction and a recommendation of	2, -
CD4013 .		2.— 7.—
CD4016	******************	5, —
CD4017 .		26, — 30, —
CD4021		30, —
		2,— 24,—
CD4025		12,-
CD4027 CD4028		18,— 24,—
CD4029		28,
CD4030 CD4040		10, — 28, —
CD4042	STATE OF THE PERSON OF THE PER	22,-
CD4046		30. — 30. —
CD4047 CD4049		16, —
		16,— 28,—
CD4051 CD4052		28, — 28, —
CD4053		28, —
CD4060 CD4066		28, — 16, —
CD4067	**************************************	19,—
CD4068 CD4069		12, — 12, —
CD4070		12, -
CD4071 CD4072	*********************	12,— 12,—
CD4073		12, —
CD4075 CD4077		12, — 18. —
CD4078		15, —
CD4081 CD4093		12, — 18, —
CD4094		36, —
		38, 44,
CD4099 CD4508		80, —
CD4510		32, — 32, —
CD4511 CD4512	******************	28, —
CD4514		75, — 75, —
CD4515 CD4516	**********	38,
CD4518		28,—
CD4520 CD4528		28, — 34, —
CD4532		36, —
CD4538 CD4543		42, — 32, —
CD4556		32, —
CD4584 CD4585		32, — 32, —
CD4010	03	86, —
CD4010 CD4019	06	24, — 36, —
CD4019	93 95	38, —
CD4019	15	38,—
	V REG	
	6-08-12-15-18-24,	20
la pièce les 10:	8:	20, — 179, —
7905-06	6-08-12-15-18-24,	
la pièce	0:	22,-

ΔΥ-3-1015	295, —
AY-3-1015	100,—
AY-3-1350 4	195,
CA3080E	55, -
CA2120E	65, -
CA3130E	40
CA3140E	40, —
CA3161	85,
CA3162	295, —
	60
CA3240E	68, —
FD1771	195, —
ICL7106	395, —
	395, —
ICL7107 ICM7555 (555CMOS)	
	20,-
LF356N	59,—
LF357N	49. —
	24, —
LM311	10
LM324	19, —
LM339	35, —
LM386	80, —
	335, —
LM1458	24, —
LM1889N	175,
LM3900	48,
L M 19011	00
LM3911	99, —
LM3914	220,—
LM3915	239, —
I M12600NI	235, — 109, —
	399, —
NE555	12, -
	99, —
les 10:	30, -
NE556	30, —
NE567	36,-
NE592	85. —
	89. —
NE5534A	
SO41P SO42P	89, -
SO42P	105. —
	20, —
TAA550	20, -
TBA120S TBA810S	39, —
TBA810S	85. —
TBA950-2	89, —
	150, —
TCA280A	
TDA1010	85, —
TDA1022	185. —
TDA1024	135, -
	EF.
TDA2002	55, —
TDA2003	49, -
TDA2030	99, —
	275, —
TDA4560, 4565	
TL074	45, —
TL081	24, -
TL082	32, -
	50, —
TL084	30, -
UA703HC	35, —
TL084 UA703HC UA733	95, —
UA739 (TBA231)	69, -
	12, —
UA741	
UA747	25, -
UA748	32, —
	120, —
0,0,1,0	120, -
UAA180	120, —
XR2206	279, — 279, —
XR2207	279 -
VP2240	115, —
XR2240	
XR4136	55, —
XR4151	60, —
	52, —
ZN414	
ZN415	80, —
ZN416	129. —
	349, —
ZN425-8	100
ZN426-8	160, —
ZN427-8	539, -
ZN429-8	159, —
ZN434	105, —
75188	29, —
75189	29, —
	1
921 ST 721 S20 S21 U.	


0000000

OUVERT: du MARDI au VENDREDI de 9 à 18H SAMEDI de 9 à 15H30 FERME: le LUNDI PORT BELGIQUE: 150,— ETRANGER: 300,— CONTRE-REMBOURSEMENT: + 100,— DETAXE A L'EXPORTATION TOTAL DIVISE PAR 1,19 Les prix sont indiqués en Francs

0000000

22,-199,-18,-18,-

LM337T.

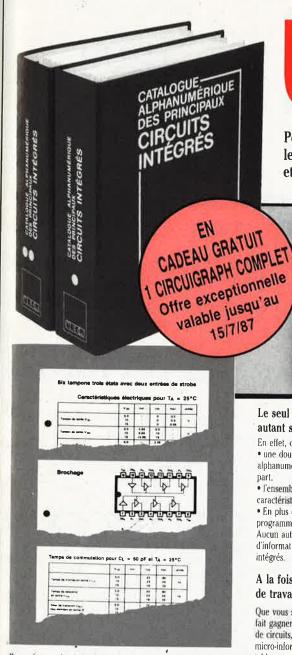

Pour chaque circuit intégré, les caractéristiques limites et les spécifications d'utilisation indispensables à la mise en œuvre (exemple ci-dessus : circuit C-MOS 4503).

Pour vous, 1200 pages rassemblent toutes les informations indispensables à la connaissance et à la mise en œuvre des circuits intégrés.

100% EN FRANÇAIS Deux volumes grand format

(21 x 29,5 cm). Plus de 1.200 pages Cercuite Ingiques de la sante 4000 Circuits intégrés logiques du type C-MOS 6801 8001 8031 6079 5 1

Très facile à consulter : ci-contre, le classeur à anneaux ouvert. Noter : la reliure solide pour des manipulations répétées ; les feuillets mobiles pour une consultation facile même par plusieurs per-

sonnes à la fois.

Le seul ouvrage en français qui vous en dise autant sur les circuits intégrés.

En effet, cet ouvrage de référence unique vous donne : • une double entrée pour vos recherches : le classement alphanumérique d'une part, le classement par fonction d'autre part.

- · l'ensemble des données techniques de chaque circuit : caractéristiques, fonctions, applications, noms des fabricants,
- En plus des cartes de référence détachables pour les circuits

Aucun autre ouvrage en français ne réunit autant d'informations indispensables à la mise en œuvre des circuits

A la fois une encyclopédie et un outil de travail très pratique

Que vous soyez professionnel ou amateur, cet ouvrage vous fait gagner un temps considérable. Il traite de tous les types de circuits, utilisés dans les domaines les plus divers : de la micro-informatique à l'audiovisuel. Quand cela s'impose, des tableaux, des courbes ou des schémas vous donnent avec clarté les informations précises dont vous avez besoin pour travailler sur un circuit intégré.

EXTRAIT DU SOMMAIRE:

• Circuits numériques Circuits intégrés logiques de type TTL, C MOS série 4000. • Circuits d'ordinateur et périphériques • Circuits intégrés linéaires Amplificateurs opérationnels, BF, HF - Régulateurs Contrôleurs pour moteur - Circuits de commutation de réseau - Transducteurs - Générateurs de fonctions

 Circuits intégrés de traitement et conversion de données · Circuits intégrés spéciaux.

UN SERVICE EXCLUSIF!

Un instrument de travail se doit d'être efficace à tout moment. Cet ouvrage fait donc l'objet de compléments/mise à jour réguliers. Grâce à des compléments trimestriels de 150 pages (prix franco TTC : 215 F), vous découvrirez toutes les nouvelles données sur les circuits intégrés les plus récents. Un simple geste suffit pour les insérer dans votre classeur à feuillets mobiles. (Vous pouvez annuler ce service sur simple demande).

Pour disposer de votre exemplaire de cet ouvrage absolument unique, renvoyez sans attendre le bon de commande ci-dessous.

Editions WEKA 12, Conr St-Eloi, 75012 PARIS Tél. (1) 43.07.60.50, SARI, au capital de 2 400 000 F - RC Paris B-316 224 617

VOTRE CADEAU GRATUIT : vous commandez cet ouvrage vous recevrez un "circuigraph" complet i bobine de rechange et i perforateur décâbleur Ce cadeau vous restera acquis même si vous décidez de renvoyer l'ouvrage après examen OFFRE VALABLE JUSQU'AU 15/7/87.

BON DE COMMANDE "à renvoyer, avec voire règlement, sous enveloppe non affranchie, aux editions WEKA. Libres Reponses n° 2581-75 75581 PARIS CEDEX 12".

- OUI, envoyez-moi aujourd'hui même. exemplaire(s) du "Catalogue aphanumérique des principaux circuits intégrés" (2 volumes, 1 200 pages, 21 x 29,7 cm) au prix de 475 F TTC port compris. Ainsi que mon cadeau gratuit,
- Ci-joint mon règlement de F par □ chèque bancaire □ C.C.P. 3 volets à l'ordre des Editions WEKA.

J'ai blen noté que cet ouvrage à feuillets mobiles sera actualisé et enrichi chaque tri-mestre par des compléments et mises à jour de 150 pages au prix franco de 215 F TTC, port compris. Je pourrais blen sûr interrompre ce service à tout moment par simple

☐ Envoi par avio	n 110 F par ouvrage,	
Nom :	Prénom :	
N° et Rue :		
Code postal :	Ville :	
Pays :	Téléphone :	
Date :	Signature :	

LA GARANTIE WEKA : SATISFAIT OU REMBOURSÉ

- 1 Cet ouvrage bénéficie de la garantie WEKA: "satisfait ou remboursé". Si au vu de l'ouvrage que vous commandez, vous estimaz qu'il ne correspond pas complétement à votre attente, vous conserverz la possibilité de le retourner aux Editions WEKA et d'âtre alors intégralement remboursé. Cette possibilité vous ést garantie pour un délai de 15 jours à partir de la réception de votre ouvrage.
- 2 La même garantie vous est consentie pour les envois de compléments et mises à jour.
 Vous pouvez les interrompre à tous moments, sur simple demande ou retourner toute mise à consentration. jour ou complément qui ne vous satisferait pas dans un délai de 15 jours après réception.

NOUVEAU!

RÉGULATEUR DE TENSION **POSITIF 2 AMPÈRES**

AJUSTABLE

Réglage Intégré



VR 200 BOITIER TO3 MODIFIE

 $Tj: -25 + 150^{\circ}C$

De 2,8 à 28 \

Protégé contre surcharges et courts-circuits

Très prochainement disponible

chez votre revendeur habituel

Documentation sur demande à:

DXE®

APPLICATIONS ELECTRONIQUES CALVIAC - 24370 CARLUX. Tél. 53.59.30.32

UNIQUEMENT POUR LES NUMEROS D'ELEKTOR EPUISES

Les revues déjà épuisées, sont les numéros: 1, 2, 3, 4, 5/6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 37/38, 39, 40, 42, 43, 45, 54 et 57.

Le forfait par article est de 15 FF (port inclus)

Précisez bien sur votre commande:

- le nom de l'article dans le nº épuisé,

- votre nom et adresse complète (en lettres capitales S.V.P.) et joignez un chèque à l'ordre d'Elektor.


Utilisez, de préférence le bon en encart.



METEX S'IMPOSE SUR LE MARCHE

LE METEX 3650 700 F TTC

Revendeurs: nous consulter

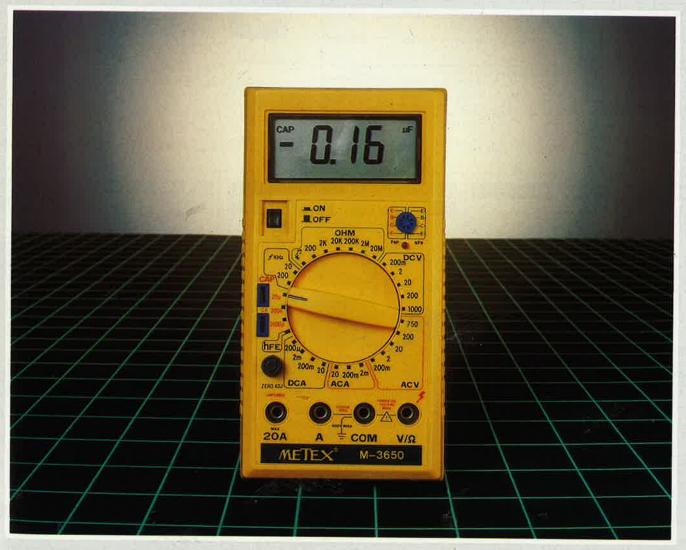

Fonctions : Multimètre 20 A - Capacimètre - Fréquencemètre - Test transistors - Test diodes - Test sonore de continuité - Test ohm Gamme de multimètres disponibles : M-3630 - M-4630 - M-4630 - M-4650



LES PROMOTIONS N'ETE CHEZ SELECTRONIC

TARIF AU 1° JUIN 87

REVENDEUR PILOTE DES PHOTOPILES

(Voir description et utilisation dans E.P. nº 103 et 104 et ELEKTOR nº 107)

Réf. SOLEMS	Vco	Courant à 1 000 lux	Courant à 10 000 lux	Courant à 100 000 lux (Plein soleil)	Dimensions (mm)	Réf. SELECTRONIC	PRIX
05/048/Q16	1,3 V	80 µA	800 uA		48 x 16	013.5601	25,00 F
07/064/048	2,6 V	200 μA	2 mA		64 x 48	013.6933	65,00 F
09/048/016	3,9 V	30 µA	3 mA		48 x 16	013.6934	25,00 F
12/064/048	5.2 V	100 µA	1 mA		64 x 48	014.5602	65,00 F
Cellule spé- ciale pour cof- fret HE 222 (voir rubrique HEILAND)	6,3 V	200 µА	2 mA	8,4 V/20mA	48 x 96	013.6926	85,00 F
PANNEAUX SO 17/150/300	AIRES F	OUR USAC	E EXTERI	EUR (livrés pr 140 mA	otégés et enca 150 x 300	drés) 013.6927	435,00 F
28/150/300	13,5 V		8 mA	80 mA	150 x 300	013.6928	435,00 F
28/300/300	13,5 V	-	20 mA	200 mA	300 x 300	013.6930	670,001

MONTAGES SOLEMS

.....013.6923

HORLOGE PERPETUELLE

HORLOGE PERPETUELLE

MURALE 013.6925 588,00 F

. 013.6924 490,00 F

AFFICHEUR LCD INTELLIGENT

x 16 caractères alphanumériques (avec logi-que intégrée) - Alimentation : + 5 V. L'AFFICHEUR LCD

2 x 16 013.6728 275,00 F

AFFICHEUR A CRISTAUX LIQUIDES (LCD) Universel

PRIX SELECTRONIC

AFFICHEUR LED 20 MM ROUGE

Type HDSP 3403. Caractère de 20 mm, visible à plus de 10 m. Cathode commune, point décimal à droite.



PRIX SELECTRONIC La pièce 014,2573 19,00 F Le lot de 4 pièces 014.2575 45,00 F

DIVERS 68 B 02. PROMO

La pièce 014,6648 30,00 F **RELAIS REED 5V/1T**



Le relais 014.0774 17,50 F Le lot de 10 014.6930 145,00 F

LES CONNECTEURS SUB-D




SELECTRONIC! le DE 9 P 014.0443 6,00 F le DE 9 S 014.0444 6,50 F le DE 15 S 014.5686 7,00 F le DB 25 P 014,0445 9,00 F

le DB 25 S 014.0446 9,50 F le capot 014.0455 6,00 F le capot
 DA 15 014.5687 7,00 F

- le capot DB 25 014.0456 8,00 F

DMT 5000

(Décrit dans E.P. nº 99)

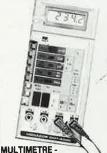

TRANSISTORMETRE **20,000 POINTS** - 4 1/2 Digits. LCD - 10 MΩ

Gammes de mesure : Voc : de 10uV à 1000 V ± 0,1%

Vac : de 10uV à 750 V \pm 0,5% IDC : de 10nA à 10 A \pm 0,5% lac : de 10nA à 10 A \pm 0,75% Ω : de 0,01 Ω à 20 M Ω \pm 0,3% Test de continuité (Buzzer)

h_{FE}: de 0 à 1000 Livré avec housse de transport et

PRIX SELECTRONIC

014.6631 **1350,00** F

PAN 35



MULTIMETRE DE POCHE A CHANGEMENT DE **GAMME AUTOMATIQUE**

3 1/2 DIGITS Dimensions: 108 x 56 x 10 mm!

Gammes de mesure : - V_{DC} : de 1 mV à 400 V ± 1,3% - V_{AC} : de 1 mV à 400 V ± 2,3%

 Ω : de 0,1 Ω à 2 M Ω \pm 2 % Test de continuité (Buzzer)

014.6611 299,00 F

L'IRREMPLACABLE

THERMOMETRE LCD

(82156)



NOUVELLE VERSION GRANDE AUTONOMIE. — 55 à + 150 °C. Résolution 0,1 °C (Sans boîtier).

LE KIT 1 SONDE AVEC SON **BOITIER SPECIAL**

PRIX SELECTRONIC

014.0089..... 249,00 F

- LE KIT 2 SONDES (1%) AVEC SON BOITIER SPECIAL

PRIX SELECTRONIC

ALTIMETRE

BAROMETRE

(86110)



L'ami de l'amateur d'ULM !

Cet appareil de poche et de grande autonomie permet de mesurer jus-

qu'à 2000 m et 1,2 bar Affichage LCD 3 1/2 digits

Le kit Baromètre Altimètre avec son boitier spécial

PRIX SELECTRONIC

014.0094 **595,00** F

ISKRA 5010 EC

ANODE -dp ANODE -d CATHODE (I ANODE -c ANODE -g ANODE -b

CATHODE 6



- 8 fonctions : CAPACIMETRE, TRANSIS-TORMETRE, THERMOMETRE, VOLTME-TRE, AMPEREMETRE, OHMETRE, TEST DE CONTINUITE, TEST DE DIODES. 3 1/2 DIGITS avec polarité automatique et indication d'usure des piles.
 POSSIBILITES DE MESURES :

- PUSSIBILITIES DE MESURES; VDC: 0,1 mV à 1900 V ± 0,5% (Z = 10 MΩ) VAC: 0,1 mV à 190 V ± 0,5% IDC: 0,1 μA à 10 A ± 0,75% Ω: 0,1 μA à 10 A ± 0,75%

1 pF à 20μF ± 2% tin des NPN et PNP (sous 10 μA/2,8 V)

Autonomie: 200 h avec pile alcaline

Boltier antichocs en ABS

Livre avec thermocouple cordons de sécurité

- Le multimètre ISKRA 8010

CAPACIMETRE DIGITAL CM 200



Capacimètre numérique 2000 points LCD - Gammes de mesure : 0,1 pF à

2000µF - Réglage du zéro

Fourni avec cordons de mesure

- Alimentation : Pile 9V

OFFRE SPECIALE

014.6479 399,00 F

(FRANCO DE PORT)

337,00 F

CRESCENDO



AMPLI HI-FI HAUT DE GAMME 2 x 140 W/8Ω

LE SOMMET EN PUISSANCE ET EN QUALITE **DE REPRODUCTION**

Caracteristiques reconsiques:

- Bande passante: 4 à 160 000 Hz \pm 3 dB; - Distorsion harmonique totale: < 0,01% à pleine puissance; - Sensibilité d'entrée: 1 V eff. pour 130 W; - Impédance d'entrée: 25 k Ω ; - Tension de dérive ensortie: < 20 mV; - Alimentation: A transfos toriques, 2 versions au choix; - 600 VA - 1000 VA; - Transistors de

puissance : MOS-FETS de puissance complémentaires. LE KIT : il est fourni avec radiateurs spéciaux, équerres de monta transistors de puissance, condensateurs speciaux, equerres de montage pour les transistors de puissance, condensateurs de filtrage professionnels CO 38, transfos toriques, etc. (Sans tolerie).

CRESCENDO 2 x 140 W Alim. 600 VA 013.1404 2500,600 F

(FRANCO DE PORT) EN OPTION: Rack 19 pouces ER 48/17 013.2253 (avec poignées), poids 6 kg.

MINI-CRESCENDO 2 x 70 W

AMPLI DE GRANDE CLASSE A TRANSISTORS MOS-FET DE PUISSANCE

(Décrit dans ELEKTOR nº 71) (EPS 84041)

Possédant les mêmes qualités que le CRESCENDO, sans en avoir le prix, cette version

"dégonflée" satisfera les plus exigeants.

Caractéristiques techniques : - Puissance maxi : 2 x 70 W / 8Ω - Distorsion harmonique
totale : < 0,03% - Sensibilité d'entrée : 590 mV pour 50 W eff. - Bande passante : 4 à
55 000 Hz ±3 dB - Tension de dérive en sortier:< 15 mV - Alimentation : 300 VA à transfos

toriques LE KIT : il est fourni version STEREO 2 x 70 W, avec radiateurs, équerres de montage des transistors de puissance, condensateurs de filtrage professionnels CO 38, transfo torique,

etc. (sans tôlerie).

EN OPTION : MINI-RACK ET 38-13 013.2241

VENTE PAR CORRESPONDANCE : Selectronic 11, RUE DE LA CLEF - 59800 LILLE TEL. 20.55.98.98

OPERATION "LAB"



SIEBER SCIENTIFIC



1 1000		
Le LAB 500	014.0508 PROMO	85,50 I
Le LAB 1000	014.0510 PROMO	166,501
Le LAB 10000 "Plus"	014.0511 PROMO	263,00 I
Le LAB 1260 "Plus"	014.6060 PROMO	307,001

L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE

"IGNITRON" HAUTE ENERGIE

DE SELECTRONIC

(Décrit dans EP nº 92)

Notre système utilise les circuits les plus récents développés par les américains en électronique automobile. Son principal avantage réside dans l'exploitation maximale des possibilités de la bobine d'allumage. Energie constante et "DWELL" ajusté automatiquement à tous les régimes

Grande souplesse du moteur - Nervosité accrue - Réduction de consommation - Boîtier compact - Idéal pour auto-moto-bateau, etc. Documentation détaillée sur simple demande.

L'IGNITRON	l fourni avec sa	bobine spéciale.

En kit	01,3.1595		
Monté et testé	013.1596	99	,50 F

MILLIVOLTMETRE EFFICACE VRAI

NOUVEAU

Caracteristiques techniques:
Gimmes de mesure: - 20 mV (-40 dB) - 200 mV (-20 dB) - 2 V (0 dB) - 2 V (+ 20 dB)
Précision: ± 1,5% de 0 à 100 kHz; ±5% de 100 à 200 kHz
Bande de mesure: 0 à 300 kHz (-3 dB)
Divers: Affichage LCD 3 V/2 digits - Référence 0 dB - Entrée: AC ou DC - Sortie: LIN ou LOG.

Le kit complet avec boîtier et face avant spéciale atténuateur d'entrée calibré 0,1%,

DERNIERS EN DATE

ADAPTATION THERMOMETRE pour multimètre digital (EPS 86022)

ADAPTATION CAPACIMETRE pour multimètre digital

"CONCIERGE"



INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE **INFRA-ROUGES**

(86006)

Ce petit appareil astucieux mettra en fonction l'éclairage lors de votre arrivée dans la pièce (cave. grenier, pièce sombre, etc.) et le coupera automatiquement quelques instants après votre départ. Son principe : la détection des infra-rouges émis par le corps humain, associée à une temporisa-

Le kit fourni avec le détecteur I.R., filtre et lentille de FRESNEL spéciale

(sans boîtier) 013.6438 327,00 F

CIRCUIGRAPH

LA REVOLUTION DANS LE CABLAGE DES PROTOTYPES I

Réalisez vos circuits repidement, sans sou-dure, sur tout support isolant. - Le CIRCUIGRAPH complet, livré avec une bobine de rechange et l'outil perforateur-

013.6676 45,00 F
- Le lot de connexions pour entrêes et sorties (4 mâles + 8 femelles)
013.6677 6,50 F

- La pochette de 3 plaques polypropylène transparent (Dim. 100 x 150 mm)

PRIX SELECTRONIC

Le préampli de l'audiophile ELEKTOR I La qualité de traitement du signal y est exceptionnelle. NOTRE KIT COMPREND : tout le matériel préconisé par

ELEKTOR pour les performances annoncées :- circuits intégrés et transistors spéciaux - condensateurs au polypropyléne, polyetny-

Potentiomètres professionnels (dont le pot ALPS) - relais, circuits

(N.B.: Faces AV. et AR. ELEKTOR, coffret: voir ci-dessous)

Face Avant ELEKTOR (86111-F) 013.6644

- Face Arrjère ELEKTOR (86111-F2) 013.6665

LE KIT COMPLET 013.6635 3600,00 F

lène, etc. -résistances 1% et couche métallique

imprimés, transfo, connecteurs dorés, etc.

LE SYSTEME D'ALARME SELECTRONIC

I. DETECTEUR DE MOUVEMENT PAR **INFRAROUGES**

INFHANOUSES

LE KIT: Il comprend fout la matériel préconisé y com-pris le capteur I.R. le plus sensible prévu pour ce mon-tage (650 V/W), la fentille de FRESNEL spéciale et le botter préconièe, Résistances à couche métallique et potentiomètres CERMET.

LE KIT DETECTEUR DE MOUVEMENT PAR LR.

PRIX PROMO ! ... 013.6274 475,00 F

DU MATERIEL DE PROFESSIONNEL N.B.: Ce délecteur à 1.R. peut être connecté directe-ment à la centrale d'alarme ci-après qui contient l'ali-mentation nécessaire.

II. BARRIERE A INFRA-ROUGES
LE KIT BARRIERE INFRA-ROUGE
(sans boitier)..... 013.6219 229,00 F

ELCENTRALEDIALARMEPROFESSIONNELLE LE KIT: il comprend tout le matériel nécessaire pour la centrale équipée d'un circuit à 2 entrées de dicien-chement y compris - 1 inter de sécurité avec dié à pompe - 1 batterie au plomb 12V/1,1 A.h VARTA de sécurité -1 mini-sirène d'alarme 12 V/6 W préconisée (Fourni sans tôlerie laissée au choix de l'utilisateur.)

LE KIT CENTRALE D'ALARME + 770,00 F

LE KIT 2 ENTREES ea .. 013.6355

TELEINTERRUPTEUR INFRA-ROUGES 4 CANAUX



Télécommande 4 canaux par Infra-rouges. Ce Méinterrupteur vous permet par l'inter-médiaire de 4 touches de télécommander le fonctionnement d'au moins 4 appareils différents : chaîne HI-FI, ouverture de porte de garage, éclairage extérieur, etc... Si les appareils sont suffisamment éloignés les uns des autres, rien n'interdit d'en commander une douzaine avec ce seul boîtier à 4 touches.

L'EMETTEUR (4 canaux) ou coffret HEILAND HE-222 IR 014.6528 Spécial Infra-Rouges . . . LE RECEPTEUR (1 canal)

COFFRETS HEILAND HE 222

Cothets de petite table pour de multiples applications, Idéal pour l'optoélectronique (boîtier transparent ou Infra-Rouge). Une seule table permet des dimensions inférieures par simple découpe des deux motiés à la même longueur.

deux bossages permettent d'immobiliser le circuit imprimé, laissant libre un emplacement pour

as pie 9 v - polycarbonale transparent, finition brillante ; - usinage et perçage três facilie ; - dim. du coffret = 141 x 57 x 24 mm ; - dim. du circuit imprimé : 110 x 53,5 mm (avec pile) ; - dim. du circuit imprimé : 135 x 53,5 mm (sans pile).

transparent acc infra-rouges
Coffret HE 222 Instell
014.6526
Coffret HE 222 Sylicial
014.6528
O14.6528

110 x 51,5
La plaque HEILAND pastiliée avec lignes d'alimentation sur la face n'élé partie le

"THE PREAMP"

PHOTO DU PROTOTYPE (86111)

- COFFRET ESM-ER 48/09 013.2251	
- COFFRET (ALIM) ESM-EM 10/05 013.2229	30,30
NOUVEAUL CONNECTEURS CINCH	DDOFFCCION

NELS DORES (Repérès par bague de couleur rouge et noir)

- Embase CINCH dorée pour montage ISOLE du châssis. **72,00 F** 50,00 F

selectronic


VENTE PAR CORRESPONDANCE : 11, RUE DE LA CLEF - 59800 LILLE TEL. 20.55.98.98

TEL. 20.55.98.98

Conditions générales de vente par correspondance :
Paiement à la commande : ajouler 28 F pour frais de port et emballage. Franco de port à partir de 600 F • Contre-temboursement : Frais d'emballage et de port en sus • ACOMPTE : 20% à la commande .

Nos kits comprenent le circult imprime et tous les composants nécessaires à la réalisation, composants de qualité professionnelle (RTC, COGECO, SIEMENS, PIHER, SFERNICE, SPRAGUE LCC, etc.), résistances COGECO, condensateurs, ainsi que la face avant et le transformateur d'alimentation si mentionnés. Nos kits sont livrés avec supports de circults intégrés.

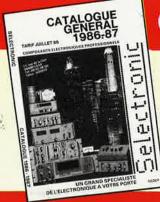• Colla hora norme PTT : Expédition en PORT DU.



CATALOGUE 86/87

VRAGE DE REFERENCE DES ELECTRONICIENS

Cette nouvelle édition entièrement remaniée comporte 192 pages de composants, de matériels électroniques et d'informations techniques.

DISPONIBLE AU PRIX DE: 12,00 F

	Je désire recevoir le catalogue général 86-87 de SELECTRONIC ci-joint 12,00 F en timbres-poste. Nom
1	Prénom
	Adresse
J	Code Postal

	74LS C-MOS	74 HC	74 F N	MICRO	LINEAIRES		HANSISTORS
SLOWING	00 2.90 F 4000 2. 01 2.90 F 4001 2. 02 2.90 F 4002 2.	80 F 00 3,20 F 02 3,20 F 04 3,20 F	02 . 4,00 F ADC 080	9 . 72,00 F 301	3,90 F 1010 A 6,80 F 1011 22,00 F 1012	12,80 F 2N	2222 1.00 F 2905 2.60 F 2907 1.80 F
Magasin et correspondance: 37, rue Simart, 75018 PARIS. Mº: Jules-Joffrin Tél.: 42.23.07.19	00	80 F 00 3,20 F 04 3,20 F 04 3,20 F 08 3,20 F 10 5 F 30 3,20 F 10 5 F 30 5 F 5 5,00 F 10 5 F	10 4,00 F A73 891 11 4,00 F 20 4,00 F EF 6800 21 4,00 F EF 6800	0 79,00 F 2 62,00 F 317 T P 34,00 F 318 H P 38,00 F 2P 45,00 F	4.60 F 1013 A 7.80 F 1034 16.00 F 1048 12.40 F 1057 24,00 F 1059 B 4,00 F 1083	18,00 F 17,80 F 12,00 F 6,00 F 2N 3 9,00 F 14,00 F	2369 6,60 F 3904 1,20 F 3906 1,20 F 2646 8,00 F 237 8,00 F
Magasin: 3-5, rue Pleyel, 75012 PARIS.	13 290 4014 5 14 480 4015 5 20 290 4016 3 21 290 4017 5	80 F 85 5,00 F 80 F 85 6,40 F 80 F 86 4,00 F 80 F 138 5,40 F	74 4,10 F EF 6803 86 5,40 F EF 6808 109 5,40 F EF 6810	P 64,00 F 336 7 P 15,00 F 337	10,00 F 1151 12,00 F 1154 12,00 F 1170 S 12,00 F 1418	9,00 F 8C 14,00 F 8C	237 A 0,80 F 307 A 0,60 F 308 0,00 F 327 0,80 F
M° : Dugommier Tél : 43.41.01.09	20 2,90 F 4016 3, 21 2,90 F 4017 5, 22 2,90 F 4019 5, 27 2,90 F 4019 5, 30 2,90 F 4021 5, 32 2,90 F 4022 5, 33 2,90 F 4022 5, 33 2,90 F 4023 5,	40 F 157 5,60 F 80 F 174 5,60 F 80 F 175 5,60 F	138 6,20 F EF 6821- 139 6,20 F EF 68A2- 151 8,30 F EF 68B2- 153 8,30 F EF 6840	P . 18,00 F 339 1 P . 24,00 F 346 1 P . 26,00 F 348 P . 42,00 F 349	4,80 F 1424 6,00 F 2002 V 9,00 F 2003 F 11,00 F 2003 V	8.00 F 9.00 F H 12.00 F H 12.00 F H 12.00 F	547 8 0,40 F 548 8 0,40 F 557 8 0,80 F
Horaires d'ouverture : Du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h	33 2.90 F 4023 5. 37 2.90 F 4024 5. 38 2.90 F 4025 2. 40 2.90 F 4026 9.	88 F 174 5,60 8 86 F 175 5,60 1 80 F 244 8,80 I 80 F 245 12,20 I 90 F 273 7,00 1 90 F 373 9,20 I 90 F 373 9,20 I 90 F 373 9,20 I 90 F 373 9,20 I	157 8,30 F EF 6850 160 16,00 F EF 68B5 161 16,00 F EFB 791	P	4,20 F 2004 16,00 F 2006 F 16,00 F 2006 V 16,00 F 2030 H	24,00 F BD 13,00 F BD 15,00 F BD	0,80 F 135 2,20 F 136 2,20 F
Service administratif: 14, av. Pasteur B.P. 191	42 4.80 F 4026 47 7.80 F 4029 5 48 10.20 F 4030 5 49 9.80 F 4031 10 51 2.90 F 4032 7 73 5.40 F 4032 7	60 F 373 9,20 1 80 F 374 9,20 1 40 F 390 7,00 1 70 F 393 7,00 1	163 17,00 F MC 6870 174 8,80 F MC 1488	393 05 P3 160,00 F 709 05 P 5,60 F 723	4.20 F 2030 V 4.20 F 2040 H 4.60 F 2040 V 5.80 F 2542	/ 13.00 F 80 4 24.00 F 80 / 22.00 F 80	235 3,40 F 236 3,80 F 237 3,80 F 244 C 5,20 F
93103 Montreuil Cedex Tél. 48.59.71.96.	73 3.40 F 4032 17 74 3.40 F 4034 18 75 4.80 F 4035 6 85 6.00 F 4038 7	80 F 7406 8,00 I	240 15,00 F ET 2716 241 15,00 F ET 2764 242 15,00 F ET 2712	36,00 F 748 776 38,00 F 1458 44,00 F 1900	4,40 F 2576 A 6,50 F 2593 3,70 F 2595 10,40 F 2611 A	35,00 F 15,00 F 26,00 F 18,00 F 80	1245 C 12,00 F 1440 4,80 F 1441 4,80 F 0X 33 C 5 on F
PRIX T.T.C.	28	80 F CO F C	244 15,00 F 253 8,60 F HM 214' 352 9,80 F HM 6111'	7-2 30,60 F 2902	6,70 F 3047 6,70 F 3653 6,80 F 4426 6,80 F 4427	17,00 F 80 22,00 F 8F	X 34 C 5,90 F 245 A 3,80 F 245 B 3,80 F
Ce tarif est indicatif et peut varier sans préavis	107 3,50 F 4044 5 109 3,50 F 4045 5 112 3,50 F 4046 5 113 3,50 F 4047 6 123 5,50 F 4048 4	80 F 8 br 0,90 I 60 F 14 br 1,00 I 50 F 15 br 1,10 I	353 8,80 F 373 14,80 F 374 14,80 F	AL2 120,00 F 2917 3900 14,00 F 3914	44,00 F 5700 14,40 F 7000 48,00 F 7050	17,UU F	OUARTZ odbio TC8 768 KHz 10,00 F
REMISE : POUR UN ACHAT DE :	124 6,00 4 4049 125 5,00 4050 126 5,00 4051 132 5,00 4052 5	40 F 18 br 1,30 l 80 F 20 br 1,40 l 80 F 24 br 1,80 l	Toutes 41256-1	26,00 F 72 46,00 F 72 5 28,00 F 74	5,20 F 1011 6,00 F 1024 10.40 F 2014	32,00 F ma 14,00 F 9,00 F	9432 MHz 26,00 F 4576 MHz 24,00 F
25 C.I. indentiques — 10 % 2 000 F et plus — 10 %	138 5.00 4054 139 5.00 4055 153 5.00 4056 154 10.20 4060 5	80 F 28 br 2,20 (60 F 40 br 3,40 (60 F TULIPE à souder	REGULATEURS MM 581	74 95,00 F 84 22 56,00 F 431	5.20 F LF 6.00 F 353 10.20 F 356 5.60 F 357	7,60 F 3,5 7,00 F 4,0	2768 MHz 14,00 F 5795 MHz 14,00 F 0000 MHz 14,00 F
5 000 F et plus — 15 % 15 000 F et plus — 20 %	157 5 20 4066 4 158 5 20 4067 17 160 6 00 4068 2 161 6 00 4069	20 F 5 br 1,90 20 F 14 br 3,50 90 F 16 br 3,90 90 F 18 br 4,50	POSITIF Z 80 CPI Z 80 A C Z 80 A P	431	19,50 F NE 532 538 11,00 F 542	7,00 F 6,1 19,00 F 6,5	0960 MHz
CONDITION DE VENTE POUR LA CORRESPONDANCE :	113 3.66 F 4047 6 123 5 6 6 F 4048 9 124 5 6 6 F 4048 9 124 5 6 6 7 4059 126 5 6 7 4059 132 5 6 7 4059 132 5 6 7 4059 132 5 6 7 4059 132 5 6 7 4059 132 5 6 7 4059 132 5 7 405	90 F 18 br 4,50 90 F 20 br 4,90 90 F 24 br 5,90 90 F 28 br 6,90	7808 5,60 F 280 AS 7812 5,60 F ULN 200 7815 5,60 F ULN 200	331 33 A 12,00 F 341	9.00 f 544 6.00 f 555 6.00 f 556 20.00 f 558	27 00 9.1 3 90 10 6 00 12	8304 MHz 14,00 F 1,000 MHz 14,00 F 000 MHz 14 00 F
Commande minimum 200 F Port gratuit à partir de 1 000 F d'achat	173	20 F 40 br 9,20 90 F 90 F insertion nulle 90 F 24 br 30,00	NEGATIF ULN 280	03 A 18,00 F 520 530 530 680 0	14.00 F 564 15.00 F 565 15.00 F 566 0.00 F 567		000 MHz 432 MHz 14,00 F OPTOS
Paiement à la commande Forfait port 25 F En contre-remboursement	190 9,00 F 4085 6 191 6,80 F 4086 6 192 8,40 F 4089 8 193 6,80 F 4093 4	60 F 28 br 38,00 70 F 40 br 54,00 80 F INTER DIL			7.80 F 5532 7.80 F 5534 9.40 F TAA	26 00 4N 17 80 4N 4N	26 6,00 F 27 6,00 F
Forfait port 40 F Joindre acompte de 20 %	192	40 F 2 int 5,40 00 F 4 int 7,40 90 F 6 int 9,00 60 F 8 int 11.00	POSITIF - T03 8155 HC 7805 15,80 F 8237 AC	70,00 F 940 70,00 F 950 F	24 00 F 550 26 00 F 611813 38 00 F 761 762	2 14 00 4N 9 00 4N 19 00 CO	33 7.00 F 35 7.00 F
Administration acceptée Paiement différé	241 6.40 4099 243 6.40 4502 244 6.40 4502 245 9.40 4503		7815 15,80 F 8251 AF POSITIF TO 92 8255 AC	C 44,00 F 3130 E 2 48,00 F 3140 E 2 44,00 F 3161 E	765 15,00 F 15,00 F 14,40 F 14,40 F	14,00 F CO 14,00 F BP 14,00 F BP	Y 99 4,00 F 103 18,00 F 1046 14,00 F W 34 12,00 F
Envoi du matériel disponible en urgent	244 8,40 F 4502 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	40 10 int 12,00 12,00 12,00 12,00 14 int 9,00 16 int 10,80 18 int 13,20 10 int 15,00 10 int 15,	78L08 4,20 F UPD 87- 8202 A		741 758 776 8.00 F	15,00 F BP: 8,80 F CN	W 50
KITS ELECTRONIQUES IMD	266 4,60 4515 14 273 5,40 4516 6 279 5,20 4518 6 280 8,80 7 4520	OO F PAUTIER BOWN	TO 220 220 V 6522 6 AMP 6,00 F 6551 8 AMP 8,00 F 2516 J3	50,00 F 3303 85,00 F 3403	17.00 F SFC 2861 SAB 21,00 F 0600	a'nn i Cu.	Y 36
KN 14 correction de lon grave et arqu KN 20 convertisseur 27 MHz KN 20 convertisseur 27 MHz KN 25 carriffing de porte 2 lons KN 34 chemilard 4 voies 145.00 F	293 6,70 F 4532 9 353 8.20 F 4538 7 365 5.00 F 4539 7	40 F 50 V 2.60	4 AMP 9,00 F	32,00 F 135,00 F UAA 170	-21,00 F 0601 0602 19,20 F SAS	44.00 F CN CN: CN:	Y 73 19 00 F Y 75 19 00 F X 35 7 00 F X 36 7 00 F
KN 55 B frequeur de vine 125.00 F KN 56 B oradaleur de lumere 97.00 F KN 56 B radaleur de lumere 97.00 F KN 56 B recepteur FM (87 ½ a 108 MHz) 179.00 F		60 F 800 V 4,50 20 F PATTES EN LIGNES 200 V 5,00	TRIAC ISOLER de pour le TO 220 400 V	programmation L EPROMS PROMS 200 S MONOCHIPS	20,80 F 570 S 10.30 F S 576	28,00 F SL MC 38,00 F In	111 5.80 F
KN 66 B detecteur photoelectronique 105.00 F KN 70 B injecteur de signal 92,00 F KN 71 B regulateur de vitesse bour perceuse 135,00 F KN 73 B modulateur 1 voie 110.00 F KN 73 B MODULATEUR 1 Voie 1 V	393 6,60 F 40106 3 622 16,00 F 40174	20 F 400 V 6.00 60 F 600 V 7.00 40 F 800 V 8.00	F 6 AMP 7,40 F F 8 AMP 8,50 F F 10 AMP 9,80 F Dar 12 AMP 12,20 F Par	TARIF 440 660 B 830 S	18.00 F 32,00 F 7,00 F	32.00 F MO	C 3020 12.00 12.00 13.00 13.00 13.00 18.00 18.00 18.00 19.00
KN 75 B ampli téléptronque a circuit integre 117,00 f KN 77 B recepteur annature FM 80,00 f KN 81 B enregistreur télephonique 73,00 f KN 82 B detecteur d'ecoule téléphonique 69,00 f	LIDD		par	sur demande 900 940	7,00 F 14,00 F	sia eta	
KN 83 B attente musicale pour téléphone B8.00 F CONDENSATEURS RE	LAIS NATIONAL	E SERVICE DOI CONNECT HE 10		es, Résistances DIVERS Câbie video 5 conducteurs le metr		AJUSTAR	ILES
CERAMIQUES Get pit 10 par réf 0,30 F DA	1 12V 1T 12.00 F	Måle a souder sur C Femelle a seriir 10 BR 8 00 F	Mâle a souder 22.00 F a sertir 43.00 F	Potentiometre chássis foutes valeu Peritei leinelle pour C. Imp Peritei niále a souder pour cáble LED 03/05 rouge jaune vert	rs lin ou log 4 50 F 5 00 F 11 00 F	miniature pour C I trimmer bourns piste ce modèle horizontal 15 lou modèle vertical 25 tours	rmel toutes valeurs
1 ul 400 V 4,00 F RH MKT pas 5,08 63 V RH 1 nl a 68 nl 0,60 F RS	5V RT 18,00 F 12V 1RT 18,00 F 24V 1RT 18,00 F	20 BR 16 00 F 26 BR 18 00 F 30 BR 20 00 F 34 BR 22 00 F	a souder 28.00 F a sertir 52.00 F BORNIER A VIS POUR C.I.	Mone valeus → 30 perces Zener 0.4 W de 2.7 V a 24 V Resistance 5 % 174 W par 10 et pl Porte Tusible C 1.5.20 par 1	18.00 F 0,60 F	modèle horiz ou vertical modèle un tour de piste horizontal ou vertical	1 tour VA05 3,60 F
100 nf 330 nf	AIS DIL MONYER SUR SUPPORT C.I. 16 BR)	40 BR 24.00 F 50 BR 36.00 F SUB D A SOUDER	3 piots 4.00 F 4 piots 5.00 F 5 piots 6.00 F	par 6 Porte fusible chassis 5/20 par 1 par 10 Fusible rapide 5/20 foules valeurs	9,00 F 3,40 F 30,00 F	CLAVIER MECANIQUE QWERTY + PAVE NÚMI 66 touches montées sur	ERIQUE MODELE TRS 80
		9 8A 9.00 F 15 8A 12.00 F 25 8A 15.00 F SUB D POUR C.I.	8 piots 8.50 F 10 piots 10.00 F PRISE BANANE DA MM	Capteur letéphonique avec jack Transducteur ultra-son la paire Pont 1 5 A 50 V. les 6 pieces Buzzer 80 dB a 20 cm. modèle 3	12.00 F 44.00 F 14.00 F	livré sans boitier ni électr	
0.15 UF 1,20 F 4,7 UF 2,40 F S2 0.22 UF 1,20 F 6,8 UF 2,40 F S3 0.33 UF 1,20 F 10 UF 3,20 F S3 0.47 UF 1,20 F 15 UF 3,20 F S4	6V - 2RT 35,00 F 12V 3RT 36,00 F 24V 3RT 36,00 F 24V 4RT 38,00 F	9 BR 8.00 F 15 BR 12.00 F 25 BR 18.00 F SUB D A SERTIR	coulem rouge ook blade bleu jaune CHASSIS ISOLER	12 V 24 V la piece Clip pour pile 9 V le sachel de 10 H P 70 mm 8 ohnis 500 MW Poussoir miniature pour châssis 1	12.00 F 9.00 F 12.00 F A 50 V	CIRCUIT II	MPRIME 1 lace 2 laces
1.5 UF 1,20 F 22 UF 3,20 F 1.5 UF 1,20 F 47 UF 6,80 F NF2 2.2 UF 2,40 F 68 UF (10 V) 6,80 F NF2 NF4	2 12V 2RT 26,00 F 2 24V 2RT 26,00 F	25 BR 57.00 F CAPOT SUB D 9 BR 8.00 F	perçage 08 mm Modele 10 A 1.60 F Modele 15 A 7.00 F Mâle	perçage 07 mm coul l'ouge ou noi Inter la levier miniature pour châ- perçage 6 2 mm coupure 2 A/25 Inter unipolaire 2 positions	3,40 F 10 SSIS 11 O V 5,80 F	00 × 160 50 × 200 00 × 300	16.00 F 19.00 F 30.00 F 36.00 F 60.00 F 65.00 F
CHIMIQUE RADIAL OU AXIAL 1 - 2 . 2 - 3 . 3 - 4 .7 et 10 UF 63 V	12V 4RT 28,00 F	15 BR	a souder	inverseur unipolaire 3 positions inverseur unipolaire 3 positions inverseur dipolaire 3 positions inverseur dipolaire 3 positions	7.40 F 16 8.20 F 15 8,80 F 26	omposite presensib 00 × 160 50 × 200 00 × 300 reveloppeur le sachet	12.00 F 22.00 F 42.00 F
33 OF 0,90 0,90 1,20	24V 1RT 18,00 F IE 24V ART 18,00 F	2 x 19 BP 16.00 F 2 x 25 BR 20.00 F 2 x 31 BR 22.00 F	PROMOS TRANSISTORS	Cordon secteur CEE 6 A 250 V lg 2 Fiche giggone pour telephone Porte pite 4 x 1 5 V a plan BC 94)	52,00 F 6,00 F M	orêt de 0 6 a 2 mm tain chimique 172 litre tarqueur noir trait fin	5.00 F 48.00 F 9.00 F
100 UF 1,00 1,00 2,00 ULT 220 UF 1,20 1,60 3,40 A 330 UF 1,40 2,00 4,30 470 UF 1,80 2,60 6,40	RA MINIATURE (GENRE T092) 24V 1T 16,00 F	DIP A SERTIR 14 BR 10 00 F 16 BR 12 00 F 24 BR 18 00 F	BC 307 10,00 F	8C 557 10.00 f 8C 558 10.00 f 2N 2222 16.00 f 2N 2907 16.00 f	Hi Pr Er	Largueur non fran normal epone in avec eponge ombé à dessonder mour feton do rechange	9.00 F 48.00 F 74.00 F 19.00 F
1000 UF 3,00 3,20 11,40 2200 UF 5,60 7,60 22,00 470 UF 8,20 10,60 32,40			8C 337 10,00 F BC 546 10,00 F	Sachel de 5 pieces RI 245 A 10,00 F RI 345 B 10,00 F	147	fill solide (220 V 30 m) 4 anne lonque durée 30 on destance 30 m 40 W	0 W 28.00 H) W 5.00 5.00





59, avenue des Romains 74000 ANNECY Télex 309 463 F Tel. 50 - 57 - 30 - 46

ESTHETIQUE et PERFORMANCES au PLUS JUSTE PRIX!

AL 781N 0-30V 0-5A



PRIX TTC: 1900,00F

ALIMENTATION à afficheurs numériques

Alimentation à caractéristique rectangulaire fonctionnant à tension ou courant constant.

Tension : - réglable de 0 à 30V avec réglage fin (≥ 2,5V)

- régulation < $20 \mathrm{mV}$ soit 4 10^{-3} pour une variation de charge de 0 au maximum.

Courant : - réglable sur 2 gammes : $10\text{mA} \rightarrow 5\text{A}$ - $10\text{mA} \rightarrow 0,5\text{A}$ - régulation $\leq 5\text{mA}$ soit 10^{-3} pour une variation of

pour une variation de charge de 0 au maximum.

FREQUENCEMETRE FR 853



1425FTTC

1201,52 FHT.

Très grande sensibilité réglable Huit grands afficheurs de 13mm Base de temps pilotée par quartz 3 vitesses de comptage

VOLTMETRES ET AMPEREMETRES NUMERIQUES



Appareils de tableau numériques 1000 points Alimentation : soit +5V régulée soit 7,5V à 12V redressée filtrée

Réf. Calibres disponibles Prix

DV 862 : 1V - 10V - **100V** - 500V= DA 863 : 100mV-1mA-10mA-0, 1A-1A-10A= DV 864: 500Valternatif.

235,00FTTC 240,00FTTC 245,00FTTC

ALIMENTATION DOUBLE AL 823





3200FTTC

2698,15 FH.T.

A caractéristique rectangulaire Fonctionnement à U ou I constant Possibilité de mise en parallèle pour obtenir 0-30V 10A

MIRE PAL SECAM 689



10.000FTTC

8431,70FH.T.

UHF (Bande IV) VHF (Bande III) VIDEO + 1V 75 Ohms Péritel

12 images différentes possibles OPTION: standard O.I.R.T.

En vente chez votre fournisseur de composants électroniques ou les spécialistes en appareils de mesure,

COMPTOIR DU LANGUEDOC

TRANSISTORS	TRIACS	REGULATEURS DE TENSION	INTERS A LEVIER
AC 313 1,50 BDX 53 3,00 494 2,00 125 3,00 318 1,50 BDX 64 6,00 495 2,00 126 3,00 321 1,00 BDX 65 6,00 BU 61 127 3,00 327 1,20 BDX 65 5,00 108 12,00	6 A 400 V isolas	POSITIF 1,5 A 5, 8, 12, 15, 18, 24 V 5,00 5, 8, 12, 15, 18, 24 V 5,00 L200 = TDA0200 variable : en U de 3 V à 36 V, en 1 de 0 à 2 A Boilier TO 220 protégé, Note d'application sur demande , 10,00	Diamètre de perçage 12,7 mm 3 A, 250 V
128 3.00 328 0.00 BDV 126 13.00 180K 4.00 337 1.20 23 1.50 28 15.00 326 15.00 181K 4.00 338 0.00 24 1.50 326 9.00 181K 3.00 546 1.00 25 1.50 406 6.00 188K 3.00 547 1.00 26 1.50 406 6.00	T.T.L. TEXAS SN 74 7400 = 74 LS 00	PROMOTION LM 317 variable 6,00 Régulateurs 5, E, 15, 18.V, la poch, de 10 panachés 12,00	Poussoir — 1,50 Invers. gauble — 13,50 Poussoir — Contact poussé — 5,00 — Contact repos — 2,50 — Miniature diamètre de perçage 6,35 mm — 2 A 250 V
188K. 3,00 547 1,00 26 1,50 408 6,00 AD 548 1,00 27 1,50 500 15,00 149 8,00 549 0,95 28 1,50 800 1,50 161 5,00 556 0,00 BF 806 8,50 162 5,00 557 0,00 115 3,00 8,50	00	RADIATEURS PROMOTION	Invers. simple
AF 558 0.80 117 1,00 BUX81 35,00 125 3,00 559 0.90 167 3,00 TIP 126 3,00 639 1,00 173 3,00 31 2,50 177 3,00 640 1,00 177 3,00 32 2,50	04	Pour TO 5 les 20 10,00 Pour TO 220 (triac) 4,00 Pour TO 220 peit mod. anodisse la poche de 20 8,00 Pour TO 220 moyen mod. anodisse la poche de 5 8,00 Pour 2 X TO 220 non anodisse 30 W les la poche 3,00 3,00 les poche	rouge, vert, noir, jaune, bleu 1;00 — INTER. & INVERS. EN PROMOTION 2,00
BC 1774B 1,80 135 2,50 180 4,00 34 4,00 109:4B 1,80 135 2,50 180 4,00 295 4,00 109:4B 1,80 136 2,50 181 4,00 2N 109:4B 1,80 137 3,00 182 3,00 1711 2,00 171 3,00 138 3,00 183 4,00 2219A 2,00	09 3,00 50 2,50 113 4,50 175 8,00 10 2,50 51 2,50 121 6,00 180 7,00 11 3,00 53 2,50 122 6,50 182 8,50 12 3,00 54 2,50 123 7,00 190 9,50	Percé pour 1 TO 3 anodisé 15 W	inverseur aimple a gilsalére (ss. 10 4,50 inverseur clouble à gilsalére (ss. 10 5,00 inverseur simple à gilsalére 4 positions (ss. 10 7,00 inverseur miniat. à lavier à palette, simple ou double plusieurs fonctions, marchandises profes (ss. 5 10,00 publicater fonctions, marchandises profes (ss. 5 10,00 publicater fonctions).
143	13 5,00 60 2,50 125 5,50 191 10,00 14 8,00 70 5,00 126 6,00 192 10,00 15 2,00 72 4,00 128 7,00 193 10,00 16 3,50 73 3,50 132 7,50 198 9,50	FERS A SOUDER 220 V livres avec panne & cordon 3 fils, Mod. Delta 25 W 40,00	Invers, a gillssière è circuits 2 positions les 5 10,00 invers, distributeur 4 posit, bakelite noire la pièce 1,00 e inter, 2 circ + voyant 12 V, éclarage touge la pièce 3,00 e inter, 2 circuits forte intensité 15 A 250 V les 5 10,00
172 1,00 165 2,00 196 2,50 2907A 1,80 173 1,00 237 2,00 197 0,95 3053 2,50 177 0,50 238 2,50 198 2,00 3054 1,50 178 0,50 239 3,00 199 2,00 3055RTC5,00	17. 3,50 74. 4,00 136 5,00 365 5,00 20 2.5 5,00 20 2.5 5,00 136 3,00 366 14,00 25 3,00 76 3,50 139 9,00 367 14,00 26 3,00 78 4,80 141 8,00 368 11,00 27 3,50 80 12,00 145 9,00 380 15,00	Nove en plus avec repose-fer, 30 W 220 V 60,00 Panne 30 W 7,00 40 W 220 V 52,00 Panne 40 W 9,00 60 W 220 V 63,00 Panne 60 W 9,00 18C 30 W + panne longue durée 110,00	Disjonctaur, marque DRIUPTOR 1.5 A. 19 olecc 3,00 POUSSOIRS EN PROMOTION Foursoir micro cont. 1 A 250 V. cont. repos
179 200 240 3,00 200 2,00 3055MOT.8,00 205 1,00 437 3,00 245 5,00 3424 2,2,00 213 1,00 438 3,00 255 3,00 3771 3,00 237 1,50 675 2,50 259 3,00 3773 3,00 259 3,00 3,00 259 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,0	28 3,50 81 8,00 150 10,00 393 12,00 30 2,50 83 9,50 153 7,50 Photocoupleur 32 4,50 85 4,00 154 5,00 TEXAS TIL 112 37 3,50 86 5,50 155 7,50 2,00	125,00	Poussoir ministure (pour clavier) 10 X 10 mm Cont pousse les 10 10,00 les 20
238 1,80 676 2,50 336 3,00 3819 3,00 239 1,80 677 2,50 336 3,00 4416 8,00 307 1,00 678 2,50 338 3,50 4861 et 2,00 308 1,00 8DX18 7,00 422 0,50 4870 uit 4,00 309 1,00 8DX33 3,56 459 0,50	TIL 111 ou 4N 35 8,00	Mini : L 18 cm. 1 embout gratuit	Interrupteur à bascule momentanée les 5 5,00 Poussoir inverseur simple cabochon blanc 10 / 10 les 5 10,00
311 1,00 BDX34 3,50 472 0,50	4000 2,00 4022 6,50 4050 3,50 4082 3,00 4001 1,70 4023 2,40 4051 5,50 4093 4,00 4002 2,00 4024 6,00 4052 6,00 4094 13,00	Embout Teflon de rechange	Micro interrupteur super mini à levier articulé 1 A 250 V les 10 10.00
BC 237	4008 6.50 4028 5.90 4060 6.00 4501 4.50 4009 3.30 4029 5.00 4066 3.20 4503 5.00 4011 1.80 4030 4,00 4068 3.00 4507 4.50 4012 3.00 4035 6.00 4069 2.00 4508 2.80	Bobine 200 g. 10/10. 60,00 Bobine 250 g. 5/10. 45,00 - BOMBE POUR NETTOYER LES CONTACTS — Type mini 25,00 Spécial THT 31,00 Type standard 34,00 Givrant 25,00	ROTATIFS 12,00 2 circuits, 6 positions 12,00 2 circuits, 6 positions 12,00 1 circuit, 12 positions 12,00 2 circuits, 4 positions 3,00 2 circuits, 4 positions 3,00 Rotatif axe 1 X 4 1 piece 2,00
BC 337	4013 3,50	Nettoy, magnetique. 24,00 reside a descouder Graisse silicone le tube 44,00 Pâte d'évacuation therm. (blanche) la seringue 10 g 23,00	COMMUTATEURS A TOUCHES
BC 557 les 30 10,00 2N 2907 les 10 12,00 BC 558 les 30 10,00 2N 2907 T092 les 20 10,00 BF 199 les 20 10,00 2N 3955 80 V les 4 15,00 BF 233 les 30 10,00 2N 4403 les 30 10,00	40185,00 40447,50 40753,00 45286,00 40194,50 40465,50 40772,50 45386,00 40204,50 40478,80 40783,00 45397,50 40217,50 40493,00 40812,50 45844,50 458550	PERCEUSES Mini perceuse 9 14 V livrée sous bister, +3 mandrins & 7 outils divers Super prix 95,00 — MODELES DE PRECISION MINIATURE Type P5 —	Clavier 12 touches graduses de 0 à 3 + 2 + composants divers sur partie infér, et système de fixation
BR 101, élément bistable de commutation les 10 10,00 SPRAGUE 70 92 identique à BC 107	HC 74HC	Viteste maxi 16500 tr/mn, tension 12 à 18 V, puissance maxi 80 W La perceuse	VOYANTS Rouge, vart, bleu ou orange avec ampoule. Rond ou caret, perçage 10,2 mm 220 V néon aur fils 10,00 : 12 V 0,03 A cosses
BD 964 TO 220 PN F60 V. 5 A 2.00 BD 929 TO 220 PN F. 100 V. 1 A 1es 10 10.00 BD 756 NPN 150 V. 15 A. TO 3 4.00 BUX 49, TO 3, NPN, 800 V. 15 A 10.00 10 BD 15 PN P2 A. 50 V. TO 125 10.00 10 BD 525 NPN 2 A. 50 V. TO 125 10.00	00 2,50 32 2,50 153 4,00 374 5,00 02 2,50 73 3,50 157 4,00 4017 5,00 04 2,50 74 3,50 161 4,50 403 5,00 08 2,50 85 5,00 163 4,50 409 5,00	Fabrication suisse, qualité profes. 220 V sortie sur axe 4 mm 3 modéles :	Ampoule 2.5 a 220 V. differents culots, plusieurs modèles
10 Mb 2 700 PNP 4.6 9V. T0 220 10 Mb 2 700 PNP 4.6 9V. T0 220 10 Mb 2 800 NPN 4.4 60 V. T0 220 10 Mb 2 800 NPN 4.6 60 V. T0 220 10 Mb 2 800 NPN 4.6 9V. T0 220 NPN 4.6 9	10 2,50 86 3,00 175 4,00 460 5,00 14 3,50 132 4,00 240 6,00 4511 8,00 20 2,50 138 4,00 244 6,00 4538 8,00 30 2,50 139 4,00 245 6,50	Special Epoxy Ø 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1 - 1,1 - 1,2 - 1,3 mm La pièce 3,60 BOITES DE CONNEXION	Voyants 220 V. 8 verts + 2 jaunesles 10 15,00
BSR 51 NPN.90 V.2 A les 10 15,00 les 10 17,00 les 10 15,00 les 10 17,00 les 10 17,00 les 10 18,00 les 10 18,0	LINEAIRES SPECIAUX LF356H 4,00 18A 800 7,00 LM 301 3,50 18A 810 7,00 LM 308H 5,00 TDA 2002 9,00	Pour montage sams soudure résistances condensateurs, transistors, diodes, étc. LAB BEC 500 90,00 LAB BEC 1000 175,00 630 spécial circuit intégré 70,00 STYLO CIRCUIGRAPH	Moutbrin rigide Multibrin souple 5/10 les 25 m 9,50 0,2 mm² les 25 m 13,00 0,4 mm² les 25 m 13,00 0,4 mm² les 25 m 19,00 0,6 mm² les 25 m 27,00 0,6 mm²
La super pochette 2 SA 933 S=BC 177 les 40 10,00 BF X 89 NPN TO 72.1,1 Giga les 10 15,00 BFR 91. 3 Giga la pièce 6,00	IM 380 11,50 TDA 2003 11,00 NE 555 8 pattes 2,50 TDA 2004 18,00 NE 555 4 4,00 TDA 3310 3,00 UA 741 8 pattes 2,50 TDA 2020 20,00 SD 41 F 550 TL 1071 6,50	+ 2 bobines de fil + 1 perforaleur	Fils blindes 2 cond. 0.2 mm² le m 1.25 1 cond. 0.2 mm² le m 2.60 3 cond. 0.2 mm² le m 1.75 1 cond. 0.4 mm² le m 3.75 4 cond. 0.2 mm² le m 2.10 2 cond. 0.2 mm² le m 4.00
DIODES BYM 36 = BY 227	SO 41 P 15,50 TL 071 6,50 SO 42 P 16,50 TL 072 11,00 TAA 550 1,00 UAA 170 35,00 TAA 651 B 9,00 UAA 180 20,00 TBA 120 8,00 0 0	COFFRETS TEKO **Plastique gris forme pupitre Alu avec visserie	5 cond. 0,2 mm ² le m 2,60 3 cond. 0,2 mm ² le m 6,00 6 cond. 0,2 mm ² le m 3,10 4 cond. 0,2 mm ² le m 7,00 Fil en nappe, 7 conducteurs, 7 couleurs 5/10 le m 3,50 Fil en nappe, 11 conducteurs le m 9,40
Diode germanium gen. 0495 0,60 200 V. 3 A 1,50 1,50 1,50 2,00 V. 6 A 2,00 1,50 1,50 2,00 V. 6 A 2,00 2,00 V. 6 A 1,00 2,00 V. 6 A 1,00 V. 6 A 1	PROMOTION 741 8 pattesles 5 10,00 555 8 pattesles 5 10,00 7400 Nles 10 10,00 4011les 10 15,00 TMS 1965	Ref. 362 35,00 Ref. 1a ou 1b 14,00 Ref. 363 60,00 Ref. 2a ou 2b 15,00 Ref. 364 108,00 Ref. 3a ou 3b 17,00 Plastique rectangulaire Ref. 4a ou 4b 20,00	Extra souple pour mesure, rouge ou noir
Diode 50 V. 20 A. pour chargeur	TEXAS circuit integra bother DUAL ref. 76073, ampli 8F, alim. 10 a 28 V hassamed 3 is 8 W. Livré avec scheme et note d'application puissamed 3 is 8 W. Livré avec scheme et note d'application il polèce 5,00 lies 2 phicos 5,00 lies 2 phicos 30,00 SESCO ampli 8F, TDA 1100 SF, ref. ESM 310 8P, puissamce 10 W sous	Réf. P1 15,00 Pour horloge, feçade plexi, orange Réf. P2 22,00 Réf. D12 29,00 Réf. P3 34,00 Réf. D13 35,00 Réf. P4 50,00 Réf. D14 49,00	Fil en nappe 12 conduct rigide, largeur bande 28 mm le m 4,00 — CORDONS SURMOULES — MIL MIL A mm reniquant
BB 121 ITT les 50 10,00 3 A, 400 V les 10 5,00 2 A 100 V les 10 4,00 1N 4001 ou équivalent les 25 6,00	SESCO ampi BF, TDA 1100 SF, ref. ESM 310 BF, puisance 10 W sous 14,4 V protegt, autoregule, livré avec note d'application et typon du circui imprimé. La pièce 5,00 TCA 3089. Ampli FI + décodeur FM la pièce 5,00	M.M.P. Incassables, rainurés, avec visserie Réf. 110 23,00 Réf. 222 67,00 Réf. 27 (M) Série purisettes	0.50 m 11,00 1,20 m + points de touche 15,03 Pour la vidéo est autre Mâle/Mâle BNC L 1,50 m 20,00 Mâle/Mâle PL 259 1 1,50 m 20,00
2,7 à 3,9 V	72 C 906 N BUFFER	Réf. 220 . 44,00 Réf. 20 A . 15,00 Réf. 221 . 57,00 Réf. 30 A . 25,00	Måle / Femelle din HP L 2 m 2,00
PROMOTION Sochettes de 30 diodes Zener tension de 3,5 à 88 V 15 valeurs La pochette de 30 12,00 Les 2 pochettes 20,00 EXECUTE INS	à souder contact Lyre 8 14 16 18 20 22 24 28 40 0,70F 0,80F 1,00F 1,50F 1,50F 1,50F 1,70F 2,00F 3,00F	Réf. EM 1405 36.50 Réf. EB 11-08 FA 48,00 Réf. EC 18-07 FA 67,50 Réf. 24-09 141,00 Réf. EB 16-05 FA 53,50 Réf. 23-11 187,00 PROMOTION	Coax 50 PM le m 2,00 Coax télé le m 2,00
LEDS ET AFFICHEURS Rouge 3 ou 5 mm 0,70 Rouge 5 mm plate 1,50 Verte 3 ou 5 mm 0,80 Verte 5 mm plate 1,50 Jaune 3 ou 5 mm 0,80 Jaune 5 mm plate 1,50 Rouge 3 ou 5 mm en pochatte de 10 7,00 Verte 3 ou 5 mm en pochatte de 10 7,00 Jaune 3 ou 5 mm en pochatte de 10 7,00 Jaune 3 ou 5 mm en pochatte de 10 7,00 Jaune 3 ou 5 mm en pochatte de 10 7,00	à souder contact Tulipe 8 14 16 18 20 22 24 28 40 1,50 F 2,50 F 2,80 F 3,00 F 3,50 F 3,80 F 4,00 F 4,50 F 7,00 F	Plastique 2 demi-coquilles, faces avant et arrière détachables assemblage par 2 vis, cheminées pour fixer les circuits. Long Haut Profond. Prix (mm) (mm) (F)	C.B. 5 le m 2,00 PL 259 + reducteur 8,00 C.B. 11 le m 6,00 Socie pour PL 259 5,00 PERITELEVISION Socie Péritel
Rouge 3 ou 5 mm	Support pour TBA 810 ou TBA 800 2,00 Support 10 65 la pièce 1,00 Support 10 3 la pièce 1,50	N° 1 115 60 80 15,00 N° 2 105 45 115 17,00 N° 3 120 80 80 12,00 N° 4, 101 X 60 X 26 mm. Logement et trappe pour piles 13,00 N° 4, 101 X 60 X 26 mm. Logement et trappe pour piles 13,00 N° 4, 101 X 60 X 26 mm. Logement et trappe pour piles 13,00 N° 4, 101 X 60 X 26 mm. Logement et trappe pour piles 13,00 N° 4, 101 X 60 X 26 mm. Logement et trappe pour piles 13,00 N° 4, 101 X 60 X 26 mm. Logement et trappe pour piles 13,00 N° 4, 101 X 60 X 26 mm. Logement et trappe pour piles 13,00 N° 4, 101 X 60 X 26 mm. Logement et trappe pour piles 13,00 N° 4, 101 X 60 X 26 mm. Logement et trappe pour piles 13,00 N° 4, 101 X 60 X 26 mm. Logement et trappe pour piles 13,00 N° 4, 101 X 60 X 26 mm. Logement et trappe pour piles 13,00 N° 4, 101 X 60 X 26 mm. Logement et trappe pour piles 13,00 N° 4, 101 X 60 X 26 mm. Logement et trappe pour piles 13,00 N° 4, 101 X 60 X 26 mm. Logement et trappe pour piles 13,00 N° 4, 101 X 60 X 26 mm. Logement et trappe pour piles 13,00 N° 4, 101 X 60 X 26 mm. Logement et trappe pour piles 13,00 N° 4, 101 X 60 X 26 mm. Logement et trappe pour piles 13,00 N° 4, 101 X 60 X 26 mm. Logement et trappe pour piles 13,00 N° 4, 101 X 60	FILS ET FICHES POUR H.P.
Concess space - Concess	BOUTONS	No 5. Petil boltier enliër. alu, 2 couverclas, démontable, dim. : 40 X 30 X 22, utilisé pour modulateurs UHF 1,50 ALARMES	Connect, [cannon] verroull, 3 cont. form, prolongateur 25, 90 Mile prolong, 25,00 Femelle châssis 25, 90 Fili pécial hisulia defini, repéré labile petre 2 X 2 carré le m 14,00 Fili 2 X 0,75 mm² repéré 15 mm² repéré 16 mm² 3,50
Afficheurs 7.62 mm TIL 312 AC 11,00 TIL 313 CC 11,00 TIL 702 CC 10,00	Calotte alug / 10, 15, 22, 27 mm	Aimant rond Ø 5	Modulateur UHF canal 35, alim: 5-10 V (permet de pouvoir attaquer on téléviseur per l'antenne, avec un signal vidéo). Applications : jeux video, visu; informatique. Le modulateur livré avec documentation
PROMOTION	pour axe a mm v4.0, its piece 5.00 BOUTONS EN POCHETTES Différents diamètres la pochette de 20 10,00 Superche bouton allu présent, professionnelle, façace incurres 40 40 H 20 mm la pièce 5.00	Volture (consommation courante)	FICHES ET PRISES Normes DIN
PONTS DE DIODES	© 20 mm noir index les 10 10,00	avec accessoires et notice de montage	Socie HP
1 A. 200 V	Toute la gamme de 0,1 à 10 A Verre 5 X 20 rapide 0,80 Verre 5 X 20 lent 1,20 Verre 6 3 X 32 rapide 1,80 Sup. panneau pour fusible Sup. panneau pour fusible Sup. panneau pour fusible	Curvier 75-105 mm, 18 touches carriers 10/10 mm, fixe sur proof impreme de 155/115, avec une certaine de composents neuls, résistances mytar, circuit intégre, chimiques, etc.	Socie 6 contacts
THYRISTORS 70 92. BRY 55	Verre 6.3 X 32 fent. 2,50 Support pour circuit imbriné 5 X 20 Fusible Itermique, lempér. de lusion 100° bleu, pièce 1,50 1,	Verillatur neuf d.E. Eg. 116 V. foreil avec cont. 2 MF 380 V pour fonction are 220 V. Filtre ceramique MURATA 455 kcs ou 480 1,00 flyveraeur eninisture double a teyler, canon lisse, fixation circuit imprime les 10 10,00	Måle HF 1,70 Femelle 6 contacts 3,00 Måle 3 contacts 2,20 Femelle 7 contacts 3,30 Måle 4 contacts 2,30 Femelle 8 contacts 3,50 Måle 5 contacts 2,40 Måle AM ou FM 2,50

6 à 30, RUE DU LANGUEDOC - 31068 CEDEX ELEPH. 61.52.06.21 - TELEX 530.718

	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	
		3,00
		8,00
	remetie prot. 2,5 mm	1,50
		1,50
1,50		2,50
		3,00
		1,60
		1,60
is RCA	la poche de 20	10.00
5 ALII	MENTATION ——	_
2,00	Socie sect male 2 york 4 mm	1,50
3,00	Socia sect normes Europa	
	Toppath	8,00
3,00	Femalia cordon	15,00
2,00	Doublisot fem: 2 mm 6 coi.	1,50
	Points touche R ou N	5,00
2,00	Grip fil rouge ou noir_	15.00
	Grig SI miniature R ou N	13,00
1,00	Pince croco a vis	1,50
	Pince croco isoles	
2,50	rouge ou noir	2,00
male & f		
- Commonweal	les 40	
		10.00
	1,50 1,50 2,80 2,30 2,80 1,50 3,50 1,50 3,50 1,50 3,50 1,50 3,50 1,50 3,50 1,50 3,50 1,50 3,50 1,50 3,50 1,50 3,50 1,50 3,50 1,50 3,50 1,50 3,50 1,50 3,50 1,50 3,50 1,50 3,50 1,50 3,50 1,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3	1.50 Jack 6.35 mm sterio. 2.80 Jack 6.55 mm sterio. 2.30 Jeck 6.55 mm sterio. 2.30 Femelle prol. 2.55 mm. 1.50 Fem. prol. 6.35 sterio. 1.50 Fem. prol. 6.35 steri

CIRCUITS IMPRIMES & PRODU	TS
kélite 15/10 face 35 microns	
200 x 300 mm la plaque aque papier époxy 16/10 microns	6,00
1 face 70 x 150 les 10	10,00
2 faces 200 x 300 la plaque	20,00
RADY pastilles en carte de 112 Ø 1.91 mm 2.36 mm.	17,00
2,54 mm, 3,18 mm, 3,96 mm la carte plans en rouleau de 16 mètres	
largeurs disponibles 0,79 - 1,1 - 1,27 - 1,57 mm	15,00
2,03 mm, 2,54 mm fe rouleau utres pour tracer les circuits (noir) Modéles pro avec réservoir et valve véateur en poudre pour 1 litre amage à troid bidon 1/41	25,00
utres pour tracer les circuits (noir)	9,00
Modèles pro avec réservoir et valve	25,00
welateur en poudre pour 1 litre	5,00
amage a troid bidon 1/41 irnis pour protéger les circuits la bombe	32,00
into pour proteger les circuits	24.00
sine photosensible positive 150 ml	60.00
omme abresive pour nettoyer le circuit	12.00
rchlorure en noudre nour 1 litre	12.00
rchlorure en poudre pour 1 litre	6.50
aphane bombe standard	29.00
aque perforée papier époxy pas 2.54 - 100 x 16 mm	ar Thomas
aphane bombe standard	25,00
LAQUES PRESENSIBILISEES POSIT livrées avec révélateur et mode d'emploi	IVES
200 x 300 la plaque	
200 x 300 la plaque	
200 x 300 la plaque	75,00

IVILOUNE	
EXCEPTIONNEL NTROLEUR 2000 V, tension = 4 gammes melte 1 gamme, 1 continu 0,1 A 1 gamme	100,00
PPAREILS DE TABLEAU SERIE DYNAMIC - class Fixation par clips – Dimensions 45 x 45 plimatre 15, 30, 60 V – Ampèremètre 1, 3, 6 A	se 2,5 48,00
Vu-mètre en promo parbe vu-mètre sensibilité 200 ua, grande lisibilité	
tit modèle la pièce	10,00
odèle zéro au centre 12 V	18,00
RELAIS	
V 2 contacts travail le pièce V Picots 2 RT la pièce V subminist 2 RT cont 1,5 A, picots 20 x 10 mm, H 11 mm,	3,00 10,00
Softwhile was summaned elevate leading 10 waters to 12 miles	12.00

MESTIDE

lais 24 V, contact 10 A	intég. 16	And the second s	12,00
		2RT	7.00
V. 24 V. 48 V. 4 RT	7,00	la pièce la pièce la pièce la pièce la pièce la pièce	12,00
Contact 5 A. 1 RT		la pièce	8,00
v contact 10 A 1 RT		la pièce	10,00
Contact b A. 2 travai		la pièce	8,00
V 6 RT. A souder		la pièce	5,00
V 2 RT ministure olst	12 annou	lements 6 V)	10,00
V industriel 10 A 3 R	T	iements o v/	15.00
W5%104100	0.20	Bobinées	
WAZZMO	0.10	3 W 0,1 O 4 3,3 KO	2.50
W 5 % 1 C A 10 O	0,25	5 W 1 Ω 4 4.7 KΩ	4,00
Ω & 10 ΜΩ	0,15	10 W 1 Ω à 10 KΩ	5,00
V 10 Ω à 10 MΩ	0,40		
	0,70		
sistance 1/4, 5 % de 1	HOM	OTION —	
Andrew Property			
On the EZS DIRCHE			19.00
2 W valeur de 10 C a 1			18,00

35 D, 8 D (40 valeurs)

Y, valeur 35 Ω, B Ω (40 valeurs)	
DOCTION NO. 100 CONTROL OF THE PROPERTY OF THE	10,00
2.11 2.W 1.W 2.W 1100 collected	
Poche de 400 15,00 les 2 poches	25.00
	nd .
	20.00
	40 40 00
tit & prand modele de 10 Q à 2.2 MQ la poche de	65 15.00
Mistrances 3 W 0.62 D	20 12.00
	10 12,00
DOTENTION	
PUTENTIOMETRES	
POTENTIOMETRES	
Ustables pas 2,54 mm pour circ. imprimés verticaux & hou	it.
Ostables pas 2,54 mm pour circ. imprimés verticaux & hor Valeur de 100 Ω à 2,2 MΩ	iz. 1,00
Valables pas 2,54 mm pour circ, imprimés verticaux & hor Valeur de 100 Q à 2,2 MQ Pe simple rotatif axe 6 mm Models it.	1,00
Mables pas 2,54 mm gour circ. imprimés verticaux & hor Pe simple rotatif ave 6 mm Modèle linéaire de 100 Ω à 1 MΩ Modèle linéaire de 100 Ω à 1 MΩ	3,80
Mables pas 2,54 mm pour circ. imprimés verticaux & hoi váleur de 100 Ω à 2,2 MΩ Pe simple rotatif axe 6 mm Modèle linésire de 100 Ω à 1 MΩ Modèle log. de 4,7 KΩ à 1 MΩ	1,00
98ables pas 2,54 mm pour circ. imprimés verticaux & hoi Pe simple rotatif axe 6 mm Modèle linéaire de 100 Ω à 1 MΩ Modèle log de 4,7 KΩ à 1 MΩ Pe à glisade pour CI déplacement du curseur 60 mm Modele log CI de 10 MΩ	3,80
stables pra 2.54 mm pour citc. Imprimés verticaux & hou Mateur de 1.00 Ω 8.72 MΩ. pe simple rotatis ave 6 mm per simple rotatis ave 6 mm Accide 100 Ω a 1 MΩ Accide 100 Q a 1 MΩ Accide 100 Q a 7.50 Q a 1 MΩ Accide 100 Q a 4.75 Q a 1 MΩ Accide 100 Q a 4.75 Q a 1 MΩ Accide 100 Q a 4.75 Q a 1 MΩ Accide 100 Q a 4.75 Q a 1 MΩ Accide 100 Mindere de 4.75 Q a 1 MΩ	3,80 5,00
stables pas 2.54 mm pour citc. Imprimés verticaux & hou Makeur de 100 d. 3,2 MM. pe simple rotatif aux e 0 m Modèle linéaire de 100 n a 1 MM. Modèle log, de 4,7 KG a 1 MM. Pa a glisaire pour Ci déplacement du curseur 60 mm Mono linéaire de 4,7 KG a 1 MM.	3,80 5,00 8,00 9,00
stables pa 2.54 mm pour citc. Imprimés verticaux & hou Mateur de 100 Ω 8.22 MΩ. pe simple rotatic ave 6 mm per simple rotatic ave 6 mm (A 100 Mm). Activité logié de 4.7 KΩ à 1 MΩ. Modifie logié de 4.7 KΩ à 1 MΩ. Simple logié de 4.7 KΩ à 1 MΩ. Simple logié de 4.7 KΩ à 1 MΩ.	3,80 5,00 8,00 9,00
stables pas 2.54 mm pour citc. Imprimés verticaux & hou Maisur de 100 d. 3,2 MM. pe simple rotatif ace em Modèle linéaire de 100 m 3 1 MM. Modèle log, de 4,7 KG 3 1 MM. Par a glisaire pour Ci déplacement du curseur 60 mm Mono linéaire de 4,7 KG 3 1 MM. School pois de 4,7 KG 3 1 MM. School pois de 4,7 KG 3 1 MM. School pois de 4,7 KG 3 1 MM.	3,80 5,00 8,00 9,00
stables par 2.54 mm pour citc. Imprimés verticaux & hou water of a 100 Ω 8.72 MD. pe simple rotatel ave 6 mm per simple rotatel ave 7 KD a.1 MD per simple rotatel ave 7 KD a.1 MD per simple rotatel ave 6.7 KD a.1	3,80 5,00 8,00 9,00 10,50 12,50
outables pas 2,54 mm pour circ. Imprimés verticaux & hoi Valeur de 100 0 à 2,2 MD. Pel simple rotatif ass 6 mm Models instaire de 100 0 à 1 MD. Models log, de 4,7 KD à 1 MD. Pel simple pour Cl déplacement du curseur 60 mm Mono linésire de 4,7 KD à 1 MD. Service inflaire de 100 à 100 MD. Service inflaire de 100 à 100 MD. Service inflaire de 100 à 1 MD. Service de 100 à 1 MD. Service de 100 à 1 MD. Service de 100 à 1 MD.	3,80 5,00 8,00 9,00

21 –	El	LEX 53	U.
POTENTION	ETRE	S EN POCHETTE	s
Bobines de 22 Ω à 3,3 KΩ 20 tours 2.2 KΩ	- 10	pochette de 20 panachées la poche de 10	10,00
Rotatifs avec et sans i	nterrupte	pochette de 20 panachées 	20,00
Rectilignes de 220 O à 1	мΩ	tes a poches	
Pochette de potentiomèt	res valeu	r 100 Ω à 100 KΩ	15,00
6 de 10 tours/4 de 1 tou	r proi,	les IV	10,00
VISSERIE	- C(DNNECTEUR	S
100 vis 2 X 6 mm + 100	écrous 2 i	mmle sachet	12,00
Vis 3 x 5 le cent Vis 3 x 8 le cent	4,00 8,00	Contact lyre en laiton encartable, pas 3,96 mm	
Vis 3 x 15 le cent	8,50	6 contacts	5,00
Ecrous 3 mm le cent Vis 4 x 10 le cent	8,00 9,00	10 contacts	7,00
Ecrous 4 mm le cent Cosses à souder (prix/100)	10,00	18 contacts	12,00
3 - 2.50 - 4 - 2.50 - 6 mm	3,50	Enfichables pas 5,08 mm vendu måle + femelle	
3 - 2,50 - 4 - 2,50 - 6 mm Picot pour Cl les 200	10,00	5 contacts	6,00
Raccord pour picot ci-dessus les 50	5,00	7 contacts 9 contacts	7,50 9,00
Pochette de cosses sondelle	a olote es		11,00
Boitier d'éclairage (mi	gnon de	coords la poche de 200 luxel 30 x 40 mm, loupe ns pile (2 R6) la pièce la poche de 20 coupes PRO, fort isolement,	0,00
Cosses relais, différ, m	odèies	ns pile (2 R6) la pièce la poche de 20 coupes	5,00 2,00
Barrettes de connexion Adoubles cont	, qualité	la poche de 20 coupes PRO, fort isolement, s, fixat. aux extrêmes	0
		s, tixat. aux extremes les 10	6,00
Antennes télescopique Droite 1 m	8.00	Orientable 1 m	15,00
Compte-tour mécanique	a 3 chiffr	Orientable 1 m	10,00
			10,00
resistant, sur présento	ir avec m	ode d'emploi	6,00
TRANSFOS	S D'A	LIMENTATIO) NC
			-
6V 1A Prima	20 00 I	PROMO 0 V à Picots 15 V. 0,2 A 10 V. 0,2 A 2 x 18 V. 1,2 A (1,2 kg)	15,00
6 V. 1 A	20,00	10 V. 0,2 A	10,00
Fixation par étrier 24 V. C	Z0,00	2 x 18 V. 1,2 A (1,2 kg)	30,00
12 V. 5 A	(103/4		25,00
TRANSFOS	POLIE	MODULATEUR	90,00
Miniature à picots rappo Subminiature à picots in	rt 1/5		5,00
	_		4,00
	/IOD		
Ampli monté avec un TB. Livré avec schéma san	s potentio	omètre	35,00
Pocket FM-GO, neuf & e	n état, liv	omětre rré complet avec schéma x 65 x 35	
Prix exceptionnel		artement	55,00
Tête HF FM ref. PL 570, quavec notice de branche	uante PRO ement	J, livree, regiee	25,00
- POUR RECUPER	IOITAF	N DES COMPOSA	
par led 5 mm (3 rouges 8	4 2 vertes	ondes, dont 5 lumineuses 3 ponts 1 A, 1 relais 48 V	
résistance + chimique	ir 60 v 30	natter de livation	10,00
2 relais 12 V, contact 5 A,	, matériel	, pattes de fixation, neul la pièce 2 N 2222 A, 3 circ. intégrés	9,00
Module nº 3 : 9 tantales or résistances + diodes + n	jouttes 6- nvlars	2 N 2222 A, 3 circ. intégrés environ 200 pièces	5,00
Module nº 4 : sonde the	rmique a	environ 200 pièces vec boitier 160 x 45 x 45 741 relais 12 V 10 A,	-,
1 pot Al avec diode et tra	nsistor	-/41 refais 12 V 10 A,	10,00
1000	T D 4		
730400000		ARLEURS	
Haut-parleur, emballage 5 cm 50 ohms	individue 6,00	2 cm 8 ahms	9 00
6 cm 15 ohms	7,00	4 x 8 cm 16 ohms	8,00 5,00
7 cm 50 ohms	7,00 13,00		10,00
Buzzer 12 V			10,00
Micro-électre Ecouteur d'oreille jack 2,5	î mm		5,00 1,50
Dontilla miara 45		la pièce	
Grave Audax HD 33.5 6	6 150 W. 2	SUR PLACE 3 33 cm frequence 24 Hz et 9 nm; requence 500 Hz et 96 di	18 dB
Tweeter Slare 120 V PRIX EXCEPTIONNEL	7, 10 140 m	nm, frequence 500 Hz at 96 di les 2 HP	980,00
	ODIV		
	JKIV	ATIQUE	
Quartz 1 000 MHz	60,00	Visualisation EP 9364 P	70,00
1 008	53,00	RO3 2513	100,00
1 8432 2 000 32 768 Kcs 3 2768 3 579	35,00	Promotion	48,50
32 768 Kcs. 3 2768. 3 579 4 000. 4 433. 4 9152. 5 000 6 144. 6 400. 10 000. 12 000		8728	6,00
18 000, 18 432	19,00	Quartz 16 Mega MC 6852	10,00
Effaceur d'Eprom com	plet 179,00		50,00 7,00
Mémoire 2716 Mémoire 2732	40,00	MM 2114 MM 4116 N AY5 3600 PRO .	8,00
Disquettes 5	65,00	AY5 3600 PRO	60,00 34.00
SF DD les 10	F0 00	1410 0002 1	22.00
DE OD Inc 46	50,00	MC 6821 P	22,00
DF DD les 10 K7-C15	50,00 80,00 9.00	MC 6802 P MC 6821 P MC 6829 MC 684 09P	22,00 30,00 40,00
K7-C15 Sup. Force Nulle	9,00	MC 68A 09P	40,00 25,00
K7-C15	80,00 9,00 60,00 65,00	MC 68A 09P	40,00

28 broches	65,00	HM-3 2064	60,00
	Div	rers>	-,
CA 3161		AY3 8910	80.00
CA 3162 la pi	11re 65,00	AY3 8910 SPO 256 AL2	140.00
		ffaires en modul-	
 Type découpage \u20a5 			-
Valeur 620.00 - so			. 300,00
 Convertisseur US. 	A DC-DC entré	e 5 V sortie 15 V 30 mA	
Valeur 210,00 - so	lđé	Marie College	100,00
- " Connecteurs	BERG	. Centronic	
Femelle 2 x 20 P	25,00	2 x 18 B à sertir	30,00
Femelle 2 x 25 R	28,00	2 x 18 B à souder	20,00
Måle const. 2 x 20	25,00		
Mille const. 2 x 25			
		UB D a souder	_
9 points	M≤ 6,00		pots
15 points	8.00		7,00 8.00
	10.00		9.00
LECTEUR OLIVETTI STIT	OF The Other Days of	Couble dessité, 43 protes 15 mm	
	a second later a	Control of Control of Street, or Street,	750.00
POX Exceptionnal			
Pox exceptionnal	smandé uroen	t mareli	50.00
Port envolvecon MPRIMANTE SPECI	imandé urgen ALE, Recopie	d Azzan Minitel	50,00
Port envolvecom MPRIMANTE SPECI - Alphanumengui	MEX 7	oar apparell d'Acren Minitel - Graphique 10 x 12	50,00
Port envoi recon IMPRIMANTE SPECI - Alphanumenga - interface serie no	e it x 7 rmes Minitel	- Graphique 10 x 12 - impression jet 5 eocre	50,00
Port envolvecom IMPRIMANTE SPECI - Alphanumengui	e it x 7 rmes Minitel	- Graphique 10 x 12 - impression jet 5 eocre	50,00
Port : envoi recon IMPRIMANTE SPECI - Alphanumenqui - interface serie no - Livrée evec cord Prix exceptionne	e it x 7 rmes Minitel	- Graphique 10 x 12 - impression jet 5 eocre	50,00 seche 1000,00
Port envol recon IMPRIMANTE SPECI - Alphanumengai - Interface serie no - Livrée evec cord Prix exceptionnel Port	e 6 x 7 rmes Minitel los reccordem	- Graphique 10 x 12 - Impression jet d'eocre ient Minital	50,00 xseche
Port: envol recon (MPRIMANTE SPECI - Alphanumenqui - interface série to - Livrée avec cord Prix exceptionnel Pon CABLE liaison inform	e fix 7 rmes Minitel los reccordem natique, Long	- Graphique 10 x 12 - Impression jet d'eocre sent Minital 2 m. comprenant :	50,00 seche 1 000,00 100,00
Port anvolvecom MPRIMANTE SPECI — Alphanumingua — Interface selfe no – Uvride avec cord Prix exceptionale Port CABLE liaison inform 2 DB 2 mule + cap	e fl.x 7 rmes Minitel los reccordem natique, Long lot/ 1 DB 25 fm	- Graphique 10 x 12 - Impression jet d'eocre ient Minital	50,00 seche 1 000,00 150,00

.C	ONDEN	SATEURS	
	CERAN	MOLIES	_
Types disques ou	plaquettes	47 NF ou 0,1 MF	0.5
CERA	AMIQUES	EN POCHETTES	3
Axiaux, plaquette		aleurs) Les 2 pochettes	25.0
- STY	ROFLEX E	N PROMOTION	
- M	ICAS EN F	Les 2 pochettes	20,0
		Les 2 pochettes	
		MYLARS	20,0
	Sorties	radiales	JT 19888
1 NF 0.4		0.1 MF 0.65	400 V 0.90
2.2 NF 0.4	5	0,22 MF 0,90	1,40
3,3 NF 0,4 4,7 NF 0,4	5	0,33 MF 1,20 0,47 MF 1,40	2,00
10 NF 0,4	5 0,55	0,68 MF 2,20	
10 NF 0,4 22 NF 0,4 47 NF 0,5	5 0,55 0 0,75	1 MF 2,50 2,2 MF 4,10	4,10
	NAME OF	9,7 mr 2,00	
		V SERVICE -	2,5
10 NF	2,00	47 NF 0,1 MF	3,5
22 NF	2.50	47 NF 0,1 MF 0,22 MF 630 V	2.0
NF V	YLAR EN I	- AUE V	
	50 4.50	0.16 250 loc 30	6,0
1.8 200 las!			
1,8 200 les 5 4,7 100 les 5	50 5,00	0,22 250 les 30 .	7,0
1,8 200 les 5 4,7 100 les 5 10 100 les 5 22 250 les 6	50 5,00 35 5,00 35 6,00	0,22 250 les 30 . 0,33 400 les 10 . 0,47 250 les 20 .	7,0 5,0 9.0
1,8 200 les 5 4,7 100 les 5 10 100 les 5 22 250 les 6	50 5,00	0,22 250 les 30 . 0,33 400 les 10 . 0,47 250 les 20 . 2,2 250 les 10 .	7,0 5,0 9,0 5,0
1,8 200 les 4,7 100 les 10 100 les 22 250 les 47 100 les	50 5,00 35 5,00 35 6,00 30 7,00	2,2 250 les 10 .	
1,8 200 les 4,7 100 les 5 10 100 les 5 22 250 les 47 100 les 5 Polyester mylar 20	50 5,00 35 5,00 35 6,00 30 7,00 50 V – 400 V con	tinu la pochette de	30 8.0
1,8 200 les 4,7 100 les 10 100 les 22 250 les 47 100 les 27 100 les 27 100 les 28 250 les 37 100 les 30 1 MF	50 5,00 35 5,00 35 6,00 30 7,00 50 V – 400 V con	la pochette de la pochette de	30 6 ,0
1.8 200 les 4.7 100 les 10 100 les 22 250 les 47 100 les 20 1 MF 0.22 MF 0.1 MF 0.22 MF	50	la pochette de la pochette de UPER PROMO -	30 6, 0 20 5, 0
1.8 200 les 4.7 100 les 10 100 les 22 250 les 47 100 les 20 1 MF 0.22 MF 0.1 MF 0.22 MF	50	la pochette de la pochette de UPER PROMO -	30 6, 0 20 5, 0
1.8 200 les 4.7 100 les 10 100 les 22 250 les 47 100 les 20 1 MF 0.22 MF 0.1 MF 0.22 MF	50	la pochette de la pochette de UPER PROMO - (0 V (25 valeurs) Les 2 pochettes S AXIAUX	30 8,0 20 5,0 25,0
1.8 200 les 4.7 100 les 100 les 100 les 22 250 les 47 100 les 22 250 les 47 100 les 200 1 MF 200 1 MF 200 20 MF 200	50	la pochette de la pochette de UPER PROMO -	30 8,6 20 5,0 25,0 63 0,6
1.8 200 les 4.7 100 les 10 100 les 22 250 les 47 100 les 27 100 les 28 17 100 les 30 les 40	50	la pochette de la pochette de UPER PROMO - (0 V (25 valeurs) Les 2 pochettes S AXIAUX	30 6, 0 20 5, 0

		25 V	40 V		53 V
1	MF				0,60
2.	2 MF				0,60
	7 MF				0,60
10	MF		0,60		0,50
22	ME	0.60	0,60		0.70
47	ME	0.65	0.70		0.90
100	MF	1.00	1,20		2,30
220	MF	1.10	1,30		2.30
470	MF	1.60	2,80		4.40
000	MF	3,50	4,40		7,00
200	ME	5.60	7,30		12.00
700	MF	9.00	12.90		23,00
	MF 100 V	-,		la pièce	10.00
		LIDED DD	OMOTION		
oche			1F à 1000 MF 6		
			les 2 pachette		10,00
			1500 MF 9 V et		10,00

	hette de	50	10,00	les 2 p			15,00
2000			FFAIR	E EXT	RA -	_	_
	ERMF 6			_		_ les 100	12,00
	150 MF 3					_ les 10	5,00
Axial	470 MF 1	0-12 V				_ les 50	8,00
Radia	1220 MF	10-12 V				les 100	10.00
Axiau	x 15 68 N	1F-16 V +	15 150 M	F-16 V		les 30	5.00
		MF-40 V				les 30	7.00
							7,00
_		IIMIQL	JES EI	V PRO	MO	HON —	
MF	V		200	MF	V		
1	16-20	les 20	3.50	470	25	les 20	10.00
2.2	60	ies 20	4,00	470	50	les 10	8,00
4.7	16-25	les 20	4.50	1000	10	ies 10	
3	350	les 20	6.00	1000	16	les 10	9,00
10	25	les 20	5.00	1500	25		
22	16-25	les 20	6,00	1500	70		
	100	65 20				les 5	15,00
33			5,00	2200	. 10	les 10	6,00
47	16-25	les 20 -	6,00	2200	40	les 5	15,00
100	40	ins 20	8,00	3300	25	les 4	10,00
220	25	ins 20	B,00	4700	10	les 10	7,00

F	V			MF	V		
	16-20	les 20	3,50	470	25	les 20 10,	.00
2	60	ies 20	4,00	470	50	les 10 8,	.00
7	16-25	les 20	4,50	1000	10	ies 10 5.	.00
	350	les 20	6,00	1000	16	les 10 9	.00
1	25	les 20	5,00	1500	25	les 10 12	.00
	16-25	les 20	6,00	1500	70	les 5 15.	.00
1	100	les 20	5,00	2200	10	les 10 6.	.00
	16-25	les 20	6,00	2200	40	les 5 15.	.00
10	40	ins 20	8,00	3300	25	les 4 10.	.00
0:0	25	les 20	B,00	4700	10	Jes 10 7,	,00
000	MF 16-2	0 V profess	ionnel.	вха		Ses 2 12	.00

800	MF 63 V			les 2	10,00
_		- TANTALES	GOUTTE -	- an	
		6 V	16 V		25 V
0.47	MF		-	*	1,00
1	MF	3	+		1,20
1,5	MF	21	-		1.30
2,2	MF		1,00		1.50
3.3	MF	-	-		1.70
4.7	MF	1,00	1,50		2,00
0	MF	1,00	2.60		-
2	MF	1,50	_		_
_	T	NTALES EN	PROMOTIC	N -	
och		hée de 0.1 MF à 33 M			
	chette de		les 2 pochettes		30.00

Pochette panachée de 0 La pochette de 30	1,1 MF à 33 20,00	MF Tension de 6 V à 35 V les 2 pochettes	30,00
VARIAB	LES ET		
Ajustable 20 p		les 10	10,00
Ajustable PRO 6 p		les 10	6,00
Variable 300 pF		les 4	10,00
Variable nous AM at EM		le eilee	2.00

Une nouvelle gamme de composants miniatures qualite "PRO" COND. POLYESTER METALLISE

PRO obtu	re résine	epoxy axial TS	100 V TF 900	V + 10 %	
1 NF	les 10 2	00 10 NF 00 15 NF 00 33 NF tures 63-100 V	les 10 2.50	47 NF les 1	0 300
3 NF	les 10 2	00 15 NF	les 10 2.50	75 NF les 1	0 3,00
4.7 NF	les 10 2	00 33 NF	les 10 2.50	0.1 MF les 1	0 3 50
Radiaux	subminia	tures 63-100 V	100 10 2,00	- 103 i	0 0,00
4.7.NF	les 10 2	50 0,1 MF	les 10 A 00	NAY ME los 1	0.500
17 NF	les 10 3	50 0,22 MF	as 10 4 50	1 MF les 1	0 5,50
Pochette	de plusie	urs valeurs par	achées de 1 A	FA1ME	0 0,00
La poche	tte de 50	12,00	Les 2 poche	errang.	20.00
Miniature	MKT ra	dial longueur o	les fils 5 mm		20,00
4.7 nF 100	0 V entra:	ce		les 50	5.00
10 nF 630	V entrax	e 10 mm		les 50	7.00
22 nF 400	V entrax	e 10 mm		lex 50	7.50
CH	IIMIOI	IES MINI	ATHRES	PADIALIN	(
1 MF 50 V	/	es 10 2,00 es 10 2,00 es 10 2,00 es 10 2,50	22 MF 25 V	les 10	2,50
2,2 MF 25	VI	es 10 2.00	47 MF 25 V	les 10	2.50
4,7 MF 25	V I	es 10 2,00	100 MF 16 V	/ les 10	2.50
10 MF 25	V	es 10 2,50	220 MF 16 V	les 10	2.80
470 MF 10	6 V			les 10	3.00
1000 MF !	50 V. H 25	Ø 16		la pièce	3.00
3300 MF :	25 V. H 30	Ø 20			3.00
4700 MF :	35-40 V. F	1 48 Ø 30		1000000	5.00
10000 MF	6,3 V. H	35 Ø 18			2.00
	C	HIMIQUE	S Type ()	38	- 5
1000 MF (350 V	10,00 5,00 25,00	4700 MF 50	-60 V	12,50
2700 MF 6	63 V	5.00	6800 MF 25	V	5.00
2700 MF 4	400 V	25,00	10000 MF 1	6 V	12.00
INV	/ERSE	URS MIN	ATURES	3 A 250 Y	V
		A Bascul			•
1 circuit	2.5	0 2 circuits	3.00	4 circuits	4 00
	1	— A le			*,00
_	_				_
	ON-ON	ON MOMENT	ON-OFF-ON	MOM OFF M	OM
1 circuit	3,00	2,00	2,00	2,00	
2 circuits	4.00	3,00	3,00		
* orcuits	4,00	3,00	3,00	3,00	
evier à v	preoudling	e 2 circuits		~	2.00
nter DII	contact	e z circuits			1.00
nter DIL 3	contacts			Total Control	1.80
NOI DIL	, contacts				1,00

Bultier 170 X 180 X 45 mm. Pattes de fixation. A l'intérieur, 2 circuits imprimés avec des composants neufs, résistance condu, transistors + circuits intégrés + 2 transistors de puissance, boltier TO 3, etc. Poide 1,2 kg

CONDITIONS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE

Nos prix sont TTC. Nous expédions a) contre paiement à la commande, forfait port et emballage : 0 à 5 kg ... 35,00 F 5 à 10 kg Plus de 10 kg nous consulter b) en contre-remboursement ; acompte 20 %.

forfait port et emballage : 70,00 F Nous acceptons les commandes des Ecoles et Administrations. Nous n'envoyons que les marchandises dont nous faisons la publicité.

Pas de catalogue
 Détaxe à l'exportation.

· Ouvert tous les jours (sauf dimanche et jours fériés): 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h - le samedi: 8 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h 30

Ne payez que ce que vous devez PAYEZ PAR CARTE BLEUE Evitez les chèques de remboursement, les avoirs, les montants arrondis.

VENTE PAR CARTE BLEUE
NOM
Prénom
Nº de la carte :
Mattatas de la como

-- (à découper et à joindre à la commande)-

Signature O

CADEAU

Montant

NOUS OFFRONS

1 pochette au choix par tranche de 250,00 FF

Maximum pour une commande: 10 pochettes

1 pochette 70 transistors TO92

1 pochette de 70 cond. chimiques

1 pochette de 100 cond. polyester

1 pochette de 30 diodes Zener

1 pochette de 30 cond. Tantale 1 pochette de 10 transistors TO3 1 pochette de 5 connecteurs Sub-D

1 pochette de 4 modules pour

récupération de composants 1 pochette de 5 relais 48 volts

1 pochette de 200 résistances 1/2 W

POURQUOI ACHETER AILLEURS CE QUE NOUS VOUS OFFRONS?

NTAGES LECTRONIQUES


ARCH

'Comment réaliser et réparer tous les montages électroniques

Un prodigieux ensemble d'informations et de conseils pratiques réunis pour la première fois! Il vous permet de vous attaquer en toute sécurité aux montages et aux réparations les plus variés.

De l'interface qui transforme votre Minitel en modem à la réalisation d'une alarme de voiture, vous trouverez une centaine de montages insolites, astucieux, passionnants et 100 % efficaces (ils sont tous testés !).

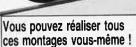Quant aux réparations (radio, TV, Hi-Fi...), elles n'auront bientôt plus de secrets pour vous, grâce aux nombreux conseils et trucs pratiques. Deux solides classeurs à feuillets mobiles font de cet ouvrage un outil de travail quotidien facile à consulter et à utiliser.



Alarme auto, Amplificateur Commande à distance par téléphone Alimentation stabilisée Convertisseur de tension

DBM mètre Générateur de son Hauts-parleurs Interface pour Minitel Millivoltmetre Minuteries

Répondeurs téléphoniques Stroboscope

.. et des dizaines d'autres montages

EXTRAIT DU SOMMAIRE

1 344 pages • 45 circuits sur mylars • 2 volumes 21 x 29,7 cm • Lexique des termes techniques et symboles . Lexique technique français-anglais Notions essentielles : composants électroniques, acoustique... • Modèles de montages: musique électronique, radio, micro-informatique, électronique auto, haut-parleurs... . Dépannage : télévision, audio/hi-fi, diodes, transistors,

thyristors et triacs, circuits intégrés . Tableaux de caractéristiques . Réglementation : perturbations radio-électriques et systèmes d'antiparasitage . Nouveautés techniques : équipement de l'atelier, informatique... • Adresses utiles.

RESTEZ "BRANCHÉ" EN PERMANENCE

Grâce à des compléments trimestriels de 150 pages, vous découvrirez les nouvelles techniques, les nouveaux matériels et surtout de nombreux montages à réaliser (vous pouvez annuler ce service sur simple demande).

La Garantie WEKA: "Satisfait ou Remboursé"

Vous ne prenez aucun risque en commandant l'ouvrage. Si vous estimez qu'il ne correspond pas complètement à votre attente, vous conservez la possibilité de le retourner aux Éditions Weka et d'être alors intégralement remboursé. Cette possibilité vous est garantie pour un délai de 15 jours à partir de la réception de l'ouvrage. La même garantie vous est consentie pour les envois de compléments et mises à jour.

VOTRE CADEAU GRATUIT.

Vous recevrez une pochette de 6 tournevis de précision de qualité "horloger". Ce cadeau vous restera acquis même si vous décidez de renvoyer l'ouvrage après examen.

* Offre valable jusqu'au 15.7.87


BON DE COMMANDE

A renvoyer, avec votre règlement, sous enveloppe non

affranchie, aux Éditions WEKA Libres Réponses n° 2581-75, 75581 PARIS CEDEX 12

Veuillez m'envoyez les 2 volumes de "Comment réaliser et réparer tous les montages électroniques' 1 344 pages, format 21 × 29,7 cm. au prix de 535 F franco TTC ainsi que mon cadeau gratuit : 6 tournevis de précision. J'accepte de recevoir automatiquement les compléments et mises à jour de 150 pages au prix de 215 F TTC port compris. Je conserve la possibilité d'arrêter ce service à tout moment.

NOM	PRENOM _	
N° & RUE	19	
CODE POSTAL	VILLE	-
N° de téléphone	Date	
Charatura indiananaahla	- 47	FLK 752215

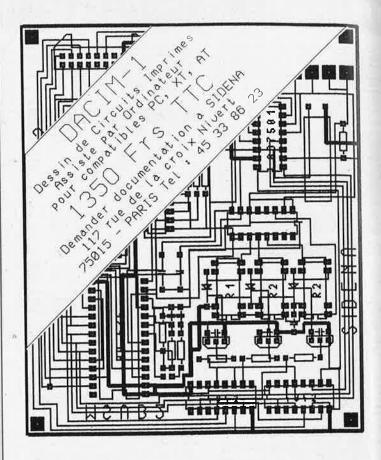

CATALOGUE GRATUIT

ECOLES



TECHNIO

TECHNOLOGIE · PHYSIQUE

POUR TOUS VOS PROBLEMES D'APPROVISIONNEMENTS, COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES, MACHINES CIRCUIT IMPRIME, MESURE, PVC, VISSERIE, OUTILLAGE, CONDITIONNEMENT EXAMENS, etc.

CONSULTEZ NOTRE GRATUIT CATALOGUE

MONSIEUR MADAME	
ADRESSE	
	,
PROFESSEUR A: (ETABLISSEMENT)	78

Désire recevoir CATALOGUE SPECIAL ECOLE

ELECTROME

Z.I. Alfred Daney Le Bougainville

33300 Bordeaux





3, allée Gabriel 59700 MARCQ-EN-BARŒUL

Tél. 20.89.09.63 Télex 131 249 F

VENTE EXCLUSIVEMENT PAR CORRESPONDANCE

- Composants Electronique, Kits, Outillage, Mesure, Peri informatique etc.
- Matériel de type professionnel origine garantie 100 % Dis-ponible dans la limite des stocks
- **CONDITIONS DE VENTE**
- Paiement à la commande : Franco de port à partir de 500 F en dessous ajouter 25 F pour frais de port et emballage
- Contre Remboursement : Franco de port à partir de 500 F Frais de C.R.T. en sus quelque soit le montant.
- Colis Hors Norme PTT : Expédition par transporteur en port dû.
- Expédition du matériel disponible le jour même pour comtéléphoniques passées avant mandes 12 h 00

DES PRIX TOUTE L'ANNEE DE LA QUALITE POUR **VOUS SATISFAIRE**

KIT GENERATEUR **DE FONCTIONS**

1 HZ à 110 KHz en 5 grammes entrée VC0 externe (1 $M\Omega$)

entree VUD externe (1 PWS2) carré, triangle, sinus distorsion sinus < 0.5 % Sorties DC 50 Ω de 100 mv à 10 v AC 600 Ω de 10 mv à 1 v SYNC carré 500 mv 1 $\text{K}\Omega$

84111 ELEKTOR 78

le kit boitier comprenant le boîtier, la face avant et tout le ma-tériel nécessaire à la linition KT 0003 195.00 F



KIT WOBULATEUR

85103 ELEKTOR 89 AUDIO

Associé à un générateur BF il constituera le complément indispensable à tout contrôle BF

le kit de base comprenant le circuit imprimé sérigraphié percé, les composants actifs, passifs, commutateurs, connecteurs, supports notice, etc.

KT 0005 355.00 F

le kit boitier comprenant le boitier, la face avant et tout le matériel nécessaire à la finition KT 0006 175,00 F

KIT THERMOMETRE LCD

la sonde supplémentaire KTY 10-6 20,00 F

Boilier préconisé par ELEKTOR en vente chez VEROSPEED Beauvais Tél. 44,84,72,72 Réf. à commander : 65 - 25-813 L. Prix : 46,08 F TTC (Livraison France)



0,1 °C de précision – 50 °C à + 150 °C Cl utilisé 7136

F

OPTION THERMOSTAT et ALIM

NT 0004-T Pour le lét ci-dessus option alim	85,00
Kit comprenant circuit imprimé, transfo moulé, tous les composants KT 0084 A.	85,00

Mémoiros

PPD 4164 € 12 /es 5	75.00 F
PPU 41256 c 15	150,00 F
PPD 41258 c 12	
0PD 410co 4=	150,00 F
PPI 4150 c 15. les 10	250,00 F
PD 41256 c 12 les 10	250,00 F
2764 les 3	120.00 F
27 ₁₂₈ les 3	120,00 F
27128 les 3	120.00 F

LE KIT THERMOMETRE LCD NE SE VENDS PLUS IL SE DONNE!

CM 200. 480,00 F
Capazimitre digital possédant un affichage à 3 positions et demin et une plage de mosure de 1 pF à 1999 of pour toutes sortes de condensateurs. Par la possibilité de reigne les "O" les fautes de mosure pesuvent être conspensées.
Plage de mesure : 0-200p//2/2020bn/

2/20/200/2000uF 2/20/200/2000uF Précision : +0.5 %+1% dans la plage "2000 uF' Affichage LCD 13 mm, 3 1/2 positions

Dimensions : L 90× H 180 × P 38 mm	
1 CM 200	480.00 F
1 paire grip fils 135 mm R + N	35.00 F
I paire grip fils 60 mm R + N	16.00 F
1 paire cordons grip fils grip tils R + N	28,00 F
	,559,00 F
Rél : CM 200-1	480.00 F

 Zeme lot

 1 DMT 870
 349,00 F

 1 paire grip lils 135 mm R + N
 35,00 F

 1 paire cordons grip fils grip fils R + N
 28,00 F

Rél : DMT 870-1 349,00 F

3ème Int 1 CM 200 ... 1 DMT 870

1 UM 1 870 1 Kit thermomètre LCD 190.00 F 1019,00 P Réf CM DMT

DMT 870 349.00 F DMT 870....349,00 F
MULTIMETRE LCD 3 1/2 positions, équipé de
plages de mesures courantes plus position
"test transistor/diodé" et prise 10 A. Utilisation possible avec une seule main. Brunchement isolé des cordons de mesure, étrier
de nose.

chement isolić des cordons de mesure, étrier de pose.

Affichage i LOO 3 1/2 positions.
Tension Dic 10/2/20/20/01/000 V +0.8 % de l'affichage +-1 digit
Tension AC 20/05/00 V +1.2 % de l'affichage +-1 digit
Ceuran AC 10/2/20/20/00 mA/10 A +1.2 % de l'affichage +-1 digit
Hésistance : 02/20/20/02/00 KDhms
Résistance : 02/20/20/02/00 KDhms

Hesislance: 0.2/20/2000 KUhms +1% de l'allichage +2 digits 20 M0hms +2 % Test transist: NFE 0-2000 Entrée: 10 M0hms -5 M0hms en ACV Plage temp. 0-50 degrés C Inv. polarité / Héglages automatiques Observements

Inv polarite/riegrogo Dépassement: 1 Alimentation : Batterie 9 V env. 2000 h AFF "Piles usées" : "BT" à gauche

PROMO OUTILLAGE 1) SAFICO

	Pince coupante diagonale 3001 SA 3001 SA 3001 G66,00 F Pince plate becs longs 3002 SA 3002 Fince plate becs 1/2 ronds effilias 3003 SA 3003 G66,00 F Pourpa è dessoudez Alu 220 mm Ø 22 mm 8 gus SA 0728 Support vértical orientable pour perceuse Turbo 4 plus SA 0728 SA 0708 SA 1000 Z37,60 F Perceuse Turbo 4 plus 18200 TB/MN a 18 V ● 130 W, Moleur 5 pôles venilés e Wandron rapide SA 0100 Z36,60 F SA 0100 Z36,60 F
	4 plus SA 0129
V panne longue d	urée
V panne longue du	105,00 F
Constitution of the last	119.00 F
willle aver Sonno	

3) Les lots GÉNÉRATION VPC

 1 pince 3001 + 1 pince 3002 + 1 pompe à dessouder 728 	·
= 3000 00.	185.50 F
 1 perceuse turbo 4 plus + 1 support orientable + 1 sauteuse + 1 ponceuse 	,
= 7000-00	750.00 F
 ■ I fer JBC 14 W 220 V LD + 1 support universel 	
= 1410 00	185.00 F
● 1 fer JBC 30 W 220 V LD + 1 support universel	/
= 3010 00	175,00 F

IMPRIMANTES CITIZEN

2) JBC

MO 1410

Fer å souder JBC 30 W 220 MO 3010 Fer å souder JBC 14 W 220

CITIZEN 120 D 80 colonnes qualité courrier





78,50 F

Ø,

120 cps (25 cps en NLQ) ● Tête 9 aiguilles ● Bidirectionnelle aptimisée ● Matrice 9×11 (17×17 en NLQ) ● Entraîmement traction ou friction ● Buffer 4 Ko ● Mode graphique
 Compatibilité de base IBM el ESSON (marques déposées) sélection par switch ou par soft
 Interlaçage par cartouche livrée


IM 1201 R
IM 1202 R
IM 1205 R
IM 1206 R

CITIZEN MSP 15

CTTIZEN MSP 15 E CT MSP 15 E Interface série nour MSP 15 . IM nnn7 Cuble II pour 120 D MSP 15

ACCUS et CHARGEUR CD/NK VARTA Accus R61 V 2 500 mAH electrodes frittées Accus R14 I V 2 1000 mAH electrodes frittées 177/8 9 V/100 mAH electrodes trittées R6 à cosses 1 V 2 600 mAH electrodes frittée CHARGEUR UNIVERSEL pour Accus R6-R14-R20-TR7/8 (9 V) CH 57031 110,00 F 25,00 F 32,00 F 64,00 F 21,20 F AC 5006 le fot de 2 AC 5214 la prèce AC 5022 la nièce

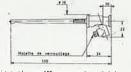ACCESSOIRE de MESURE Grip-fil corps nylon longueur 135 mm la paire R + N MG 0140 35,00 F Grip-fil longueur 60 mm corps nylon sortie à souder la paire R + N MG 0060 16.00 F





Pointe test longueur 125 mm corps nylon sortie å visser et å souder Cordons grip-fil/grip-fil MG 060 longueur 0 m 60 la paire R + N M6 6060 28 00 F

THE CONTRACTOR OF		
1 N 4148		le lot de 100 20.00 F
1 N 4007	*******************	le lot de 100 45.00 F
BC 547 h		le lat de 100 45.00 F
BC 557 b	*******************	le lot de 100 45.00 F
Led Ø 3 Rooge		le lot de 10 6.00 F
MC 1488 P		le lot de 5 15,00 F
MC 1489 P		le loi de 5 15.00 F
TDA 4565		fe Int de 2 85.00 F
Supports tal 14 bracis		le lot de 25 60.00 F
Supports tul 16 broches.		le loi de 25 68,00 F





LE CATALOGUE GÉNÉRATION VPC est PARU DEMANDEZ LE

- LES MULTIMÈTRES LES PLUS VENDUS DANS LE MONDE

Être leader sur un marché aussi concurrentiel que celui des appareils de mesure de ce type ne s'improvise pas. La série 70 est dotée d'une originalité exclusive. Etre leader su infiliation d'un control de l'aiguille de 32 segments à réponse rapide d'un contrôleur universel. Les autres avantages de la série 70 c'est:

— le changement de gamme automatique — blocage de la gamme sélectionnée (75 et 77) — maintien de l'affichage — blocage automatique de l'affichage des mesures (77 uniquement)



FLUKE 73

Tension continue : Précision : Cammes 320 mW, 3,2 V, 32 V, 32 V, 1000 V. Résolution max. 0,1 mW sur gamme 320 mV. Impédance d'entrée : 10 MØ. Tension alternative : Précision : Cammes 3 2 V, 2 V, 320 V, 750 V, Résolution max. Impédance d'entrée : 10 mØ {< 50 pF}.





FLUKE 75

Tension continue tension continue: Précision : Gammes 320 mV, 3,2 V, 32 V, 320 V. 1000 V. Résolu-lion max. 0,1 mV sur gamme 320 mV. Impédance d'entrée : 10 MΩ.

Tresion allenative: Précision: Gammes 3,2 V, 32 V, 320 V, 750 V. Résolution max. I my sur gamme 3,2 V . Impédance d'entrée: 10 mt (< 50 pF)

Impedance Centres: um.! (< 50 pri
Courant:
Precision (cc); Resolution max. 0,01 mA.
Précision (ca); 45 Hz - 1 kHz.
Précision (ca); 45 Hz - 1 kHz.
Précision: Gamme: 75. 320 Ω, 0,7% + 2. 3200 Ω à 3,2 MΩ,
0,7% + 1,3 Z MΩ, 25% + 1
Tension MC max. 1030 V Affichage 3 chillres 1/2 (3200 points.
Alimentation pile 9 V slandard + 2000 heures (acla). Dimensions 28,4 mm H x 74,9 mm
L x 166,4 mm I, Poids 0,28 kg. Garantie 3 ans pièces el main d'œuvre.

Livré avec étui



FLUKE 77

Précision : Gamme 320 mV, 3,2 V, 32 V, 320 V, 1000 V. Résolu-lion max. 0,1 mV sur gamme 320 mV. Impédance d'entrée : 10 MΩ. Tension continue

Tension alternative : 10 MD.
Tension alternative : 7 Précision : Gammes 3.2 V, 32 V, 320 V. 750 V. Résolution max I mV sur gamme 3.2 V.
Impédance d'entrée : 10 mB (< 50 pF).
Courant :

Courant:
Précision (cc): Résolution max. 0,01 mA.
Précision (cd): 45 Hz - 1 kHz.
Résistance conductance:
Précision: Gamme: 77 320 g. 0,5% + 1, 3200 g à 3,2 Mg, 0,5% + 1, 32 Mg, 2,0% + 1
Tension MC max. 1000 V. Affichage 3 chillres 1/2 (3200 points.
Alimentation pile 9 V standard + 2000 heures (atcal). Dimensions 28,4 mm H × 74,9 mm L × 166,4 mm I. Polds 0,28 kg. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre.

1538 F



FLUKE 21

Tension conlinue:
Précision: Gammes 320 mV, 3.2 V. 32 V, 42 V, 42

Precision (cc): Intellegale resolution (0 pA)
Précision (ca) 10 A
Résistance CONDUCTANCE:
Précision: gammes 21, 320 g, 0.7% + 2
320 m 3.2 Mg, 0.7 32 Mg, 2.5

Tension MC max, 1000 V. Affichage : 3° 12° Chiffren (3200 points). Alimentation: Pile 9 V standard + 2000 in (alcaline). Dimensions : 28 mm H × 75 mm L. ½ 156 mm I. Poids: 0.34 kg. Garantie : 3 ans pièces et main d'œuvre.

1090 F



-

FLUKE 23

Tension continue Précision : Gammes 320 mV, 3,2 V, 32 V, Précision : Gammies 320 mV, 32 V, 32 V, 32 V, 320 V, Impédance d'entrée : 10 MM, Tension alternative : Précision : Gammes 3,2 V, 32 V, 320 V,

750 V. Meilleure résolution 1 mV sur gamme 3.2 V. Impédance d'entrée : 10 MQ < 50 pF

Courant: Prēcision (cc): (meilleure resolution $10~\mu\text{A}$) Prēcision (ca) 10~A Resistance CONDUCTANCE: Prēcision: gammes 23.320 9,0,5%+2.3200 $9 \text{ à 3.2 MB},0,5\%+1.32 \, \text{mB},2\%+1.32 \, \text{mB},2\%+1.32 \, \text{mB}$

Tension MC max; 1000 V. Allichage: 3 1/2

9 V standard + 2000 h (alcaline) Dimensions : 28 mm H × 75 mm L × 166 mm I, Poids : 0,34 kg Garantie : 3 ans pièces et main 1790 F Livré avec étui



FLUKE 80604

1078 F

Tension continue: Précision: Garme 200 mV, 2 V. 20 V. 200 V. 1000 V. Résolution max. 10 "IV sur gamme 200 mV. 2 V. 200 V. 200 V. 1000 V. Résolution max. 10 "IV sur gamme 200 mV. 2 V. 200 V. 1000 V. Miller 10 Met. 200 mV. 2 V. 200 v. 1000 V. Impêdance d'entière: 10 Met. 200 mV. 2 V. 200 mv. 200 mv. 2 V. 200 mv. 200 mv. 2 V. 200 mv. 200 mv. 2 V. 200 mv. 200

FLUKE 37



Tension continue ; Précision : Réso


2490 F

composants 42, rue de Chabrol, 75010 PARIS. № 47,70.28.31

REUILLY composants 79, boulevard Diderot, 75012 PARIS. © 43.72.70.17

Acer ouvert de 9 h à 19 h (fermé lundi matin).

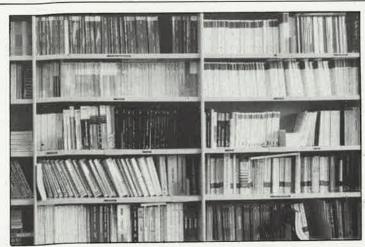Ces prix sont donnes a litre indicatif et peuvent varier selon nos approvisionnements. TELEX OCER 643 608




A DEFAUT DE POUVOIR VOUS OFFRIR CECI NOUS VOUS PROPOSONS CELA...

GUIDE DES CIRCUITS **INTEGRES 2**

- nouveaux symboles logiques
- famille HCMOS
- environ 200 fiches techniques (avec aussi des semi-conducteurs discrets courants)
- en anglais, avec lexique anglais-français de plus de 250 mots
- chez les revendeurs Publitronic
- chez les libraires
- chez Publitronic, B.P. 55, 59930 La Chapelle d'Armentières (+20 F frais de port)

PUBLITRONIC

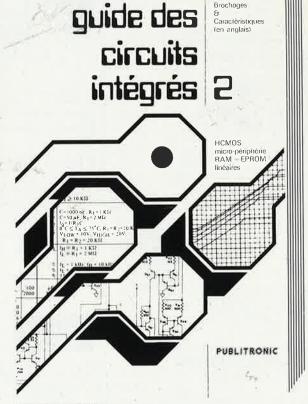

148,-FF COMMANDE A

UTILISEZ LE BON DE L'INTERIEUR DE LA REVUE

ACER ouvert de 9 heures à 19 l

CIRCUITS INTEGRES	TTI 74 LS	TRANSISTORS	OUTDOUTE BLUE	
CIRCUITS INTEGRES	199 3.50 373 7.00 109 3.50 376 7.00 110 9.00 376 19.00 112 2.20 377 7.00 113 3.50 378 5.00 114 3.70 379 5.00 115 16.00 390 5.00 115 16.00 390 5.00 115 16.00 390 5.00 115 16.00 390 5.00 115 16.00 390 5.50 121 5.00 490 5.50 121 5.00 50 2.50 122 2.20 682 1.00 123 2.20 682 1.00 125 2.20 682 1.00 126 2.20 682 2.70 127 2.20 682 2.70 128 2.20 50 2.50 129 2.50 682 1.00 120 2.50 682 2.70 120 2.50 682 2.70 121 5.00 50 2.50 122 2.20 682 2.70 123 2.20 5 mm tres haute luminosite Lad muge 5 mm tres haute luminosite Lad mug	157 1,00 BFR 10,00 91 10,00 BFY 10,00 BBY 10,0	CONDENSATEURS	LED BICOLORS PLATE CIOJ 200 20
13,60 135A 15,00 2557 43,00 2567 15,00 2567 15,00 2567 15,00 2567 15,00 4564 15,00 4564 15,00 4564 15,00 456 15,00 4	GHEDIT PERMANENT	tre indicatif et peuvent varier seton nos app IMMEDIAT SUR DEMANDE • CCP ACER 6: essus. Irais de port grafuit pour une commi	58 42 PARIS • TELEX : OCER 643 608	25A 400 V99.00 Par 100 2.00 41256 les 4 119F

ouvert de	e 9 heure	s à 19 heu	res sans i	interruption
HEZ PLUS		LED	С	MOS
##EZ PLUS 730 3.50 753 4.50 918 3.70 930 3.90 1613 3.50 1711A 2.00 1889 3.80 1893 3.60 1893 3.40 2218 3.50 2219 3.50 2219 3.50 2219 3.50 2219 3.50 231	LED BICOL 2 patres, pièce Changement de polarité Pièce Par 10 Rouge P	DRE PLATE C10J 12,01 couleur par inversion di 5. Jaune verte 1.77 pièce 1.80 arrondie. Rouge, vette 2,22 pièce 1.86 e, jaune, pièce 2.60 rectangulaire. 7,2 x n. Jaune, orange pièce 2.50 vette 2.50 v	C C D 4000 2,100 4001 2,000 4001 2,000 4001 2,000 4001 2,000 4001 2,000 4001 2,000 4001 2,000 4001 2,000 4001 2,000 4001 3,000 4001 3,000 4001 3,000 4001 3,000 4001 3,000 4001 4,500 4001 3,000 4001 4,500 4001	MOS 40734075 2,30 4076 4,90 4077 4,90 4078 2,30 4081 2,30 4081 2,30 4081 2,30 4081 2,30 4081 6,30 4089 7,30 4081 6,20 4089 7,50 4089 7,
640 .20,00	Prix à Par 10, mêm	i l'unité 1,00 e valeur l'unité0,80		NTS
4017 15,00 4020 15,00 4024 15,00 4040 15,00 4049 15,00	Valeurs normalis 1/4 et 1/2 wall, pi	UCHES 5% iées de 2,2 Ω à 10 MΩ ièce :0,20 E 100 PIECES : 0,15 r valeur : 10 plèces) 0 - 2 walls : 0,90	1,5A 200 V 3,50 1,5A 400 V 4,20 4A 200 V 9,50 4A 400 V 12,00 5A 200 V 15,00	5A 400 V 19,00 10A 200 V 25,00 25A 400 V 29,00 ZN431 prog 32,00
4060 .15,00 4075 .7,00 4078 .7,00 4511 19,00	Toules valeurs	normalisées en slock	2A 800 V 3.00	DDES
451429,00 452019,00 454329,00	de 0,1 & 1200 A PLAT 1, 2, 7, 3, DIL 2,2, 4,7, 10, 4	5,80 3, 4,7, 10 et 15 kΩ 6,10 7 et 100 kΩ 12,00	2A 800 V 3,00 3A 800 V 4,00 6A 600 V 18,00 12A 600 V 21,00 20A 600 V 25,00	OA 90 1,60 200 1,90 1N 4004 0,60 1N 4007 0,60 1N 4148 0,30
ECIALES Tim 2,50 Tim 8.50	15 tours ajustable vis sans fin Au pas de 2,54 m	es de 10 ti à 1 Mil avec 10,00		ATEURS MPERE
m 8,50 7,90	1 lour ajustable o	1e 100 Ω2,20 ENER	NOUVEAU L 296 de 5 à 40 V sous 4 amp	78L Ites val 4,80 79L Ites val 4,80 7805 ites val 4,80
, rouge 8,50 7,90	(Au dessus de 4,7	s de 4,7 V) 3,00 ' V) 0,4 W : 1,00 2,00	Prix 129,00 Circuits PAL 20 LB 16 LB 20 LB	7905 Hes val. 4,80 45,00 25,00
SATEURS QUES V 40 V 63 V 1,20 1,40	4,7 V 7,5 V 5,1 V 8,2 V 5,6 V 9,1 V 6,2 V 10 V 6,8 V 11 V	13 V 24 V 15 V 27 V 18 V 30 V 20 V 39 V	16 R8	56,00
1,40 1,70	5.6 V 12 V 9.1 V 15 V	7 5 00 24 V 100 V 27 V 150 V		ARTZ
20 1,40 1,70 80 1,70 1,70 80 1,70 2,00 80 1,70 2,00 80 1,70 2,00 80 1,70 2,00 1,70 2,00 1,70 2,00 1,50 4,50 7,70 1,00 1,00 2,00 35,00 1,00 1,00 V 4,50 7,00 V 63,00 95,00 110,00 110,00 162,00 250,00 1	2N 1595 BOD ma TY 6008 6 A 68 TO 4F TV TD 3F TV BT W 27600 TV BT 113 TV BT 119 TV BT 112 D TV BT 120 TV	59,00 59,00	3 276B MHz 15,00 3 5795 MHz 15,00 4 MHz MP40 15,00 5 0668 MHz 15,00 AFFICE MAN 4640 11 mm c MAN 4740, 11 mm c	c orange 25,00 c rouge 29,00 IL 702,
1,20 1,20 1,20 1,70 2,40 2,60	3 VA 5 VA 39 F 45 F	9 V - 12 V - 15 V - 18 V 6 V - 2 × 9 V - 2 × 12 V 2 × 15 V - 2 × 18 V 8 VA 12 VA 49 F 59 F	13 mm oc rouge MAN 8940, 20 mm o D352PK/TIL718, 13 m oc vert MAN 4610, 11 mm a MAN 4710, 11 mm a D350 PA/FND 508/TI	12,00 29,00 nm 19,00 c otange 25,00 c fouge 25,00
2,40 2,60 4,00 5,00 6,00	12 V = 15 V = 2 × 9 V 24 VA el 79 F + 2 × 24 V 60 VA	40 VA 115 F	13 mm ac rouge MAN 8910, 20 mm a D352 PA/TIL 717 13 mm ac vert	15.00
GOUTTE: DRIQUES 10 μF 3,50 22 μF 9,60 16 V 47 μF 16,00 68 μF 19,00	Valeurs: 33 R 47 D. 9 résistances + 1	commun Ω. 270 Ω. 330 Ω commun . 150 Ω. 220 Ω. 560 Ω. 1,5	kΩ 2,2 kΩ 2,7 kΩ 4,7	kΩ 3 F
LIQUIDES 3 digate 1/2 .95,00	Sene Z 5 U x 7F 1 470 pF 1 nF	2.80 10 NF	3,00 100 cl 3,00 220 ni	3 F 10 Cartle micro F 2.50 F 4.00 F 5.00 7.00
135,00	33 nF	DIACS	3,50 TRIA	
LY Osants vard Diderot RIS. & 43.72.		Unite 2,20 Par 5 l'unité 1,80 15A 700 V 19,00	400 volts 6/8 amp 3,70 Par 20 3,20 Par 100 2,00	400 volts 10 ampères 11,00 Par 5 9,00 Par 20 8,00
100		41050		S. G. T. S. S.

4164 les 9 119^F


HAMEG - METRIX - BECKMAN - FLUKE - BK - TEKTRONIX

TEKTRONIX 2 × 50 MHz **GARANTIE 3 ANS**

Tube compris pièce et main d'œuvre

OSCILLOSCOPE LES PERFORMANCES ET L'ECONOMIE
Le 2225 ne légine pas sur ces deux aspects et sans complet les trois ans de nazantia complate unique dans la complete les trois ans de nazantia complate unique dans la complete les trois ans de nazantia complate unique dans la complete les trois ans de nazantia complate unique dans la complete les trois ans de nazantia complate unique dans la complete les trois ans de nazantia complete les trois anticle de nazantia complete les trois anticle de nazantia complete les trois anticle de nazantia Le 225 ne lésine pas sur ces deux aspects et sans compter les trois ans de garantie complète unique dans le moode de l'industrie. Autour des mélleures fonctions es sesentielles sont venues se greffer des caractéristiques traditionnellement spécifiques
au oscilloscopes plus coûteux. L'analyse détaillée des signaux est rendue plus simple par un nouveau mode de représentation,
l'expansion alternée. Le système de déclenchement est le plus complèt et le plus simple existant sur un oscilloscope de ce più
. Recherche des signaux hors écran possible même lorsque la commande intensité est au minimum. Un réticule précis et clair
racifité et accélère les mesures de tension et de temps. * Un nouvel écran lumineux et un spot plus petit concourent à l'obtention
d'une trace très fine * Deux voies indépendantes d'une bande passante de 50 MHz avec limitation à 5 MHz sur chauront des sensibilité maximum de 500 y/division. * Des nouvelles sondés éconômiques et robustes. Les réglages de compensation sont
intégrés dans le corps de la sonde. * Pour la première fois, les entrées des axes X, Y et Z sont toutes regroupées sur la face
avant, facilitant les mesures. * Un balayage alterné rapide, précis et très simple demploi assure tois inveaux dexpansion haire
vontale pour agrandir toute partie d'un signal, y compris le goint de déclenchement et la fin du balayage. * Léger : 66 kg. * Vitesse
de balayage jusqu'à 5 nisdivision. * Des déclenchements polyvalents et simples d'emploi assurent une parfaite stabilité des tra
ces pour chacume des voixs Déclenchement asynchrone, plusieurs modes de couplage (continu, alternatif, réjection HF et BF,
déclenchement « mains libres». déclenchement «mains libres»

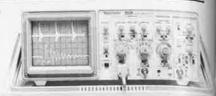A crédit : 895 F + 18 mensualités de 585,50 F



7500 F нт 8895 F 1TC


HAMEG

OSCILLOSCOPE HM 203/6

Double trace, 2 \times 20 MHz, 2 mV à 20 V. Addition, soustraction. déclencheur, DC AC-HF-BF. Testeur composant incorpore, Tube rectangulaire 8 x 10. Loupe x 10.

2 sondes combinées. + bon d'achat de 200 F de composants 3994 F

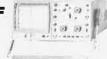A crédit : 515 F 12 mensualités de 330,90 F



OSCILLOSCOPE HM 204/2

HAMEG

Double trace, 2 x 22 MHz, 2 mV à 20 V/cm, Montée 17,5 nS, Retard balayage de 100 nS à 1 S. Tub∈ rectangulaire 8 x 10. + 2 sondes combinées + bon d'achat de 300 F de composants

5559 F

A crédit : 580 F 12 mensualités de 474,10 F



OSCILLOSCOPE HM 605

HAMEG

Double trace 2 x 60 MHz, 1 mV/cm avec expansion Y x 5, Ligne de retard. Post-accélération, 14 KV. + 2 sondes combinées + bon d'achat de 400 F

de composants.

7449 F A crédit : 780 F



OSCILLOSCOPE HM 205

Double Irace, 2 x 20 MHz. A mémoire numérique Sens maximum. 1 mV. Fonction xy.

+ 2 sondes combinées + bon d'achat de 300 l de composants

6199 F

A crédit : 699 F 12 mensualités de 520.60 F



HAMEG 8000 SYSTEMES MODUL HM 8032, Générateur sinusoidal de 20 H à 20 MHz

HM ROOT. Module de base avec alimentation pour recevoir 2 modules simultanément

HM 8011. Multimètre numérique 3 3/4

1550 F

HM 8021, Fréquencemètre 0 à 1 GHz HM 8027, Distortiomètre ... HM 8030, Générateur de fonctions. Tensions continue, sinusoidale Carrée, Triangle, De 0,1 à 1 MHz

1850 F

1648 F

22 Hz à 20 MHz.

HM 8035. Générateur d'impulsions

2950 F

.....1850 F

SONDES OSCILLOSCOPES

HZ 30. Sonde directe X 1 100 F

HZ 32, Cáble BNC BAN 65 F

HZ 34. Câble BNC-BNC 65 F

HZ 35. Sonde Div. x 10 118 F

HZ 36. Sonde combinée x 1 x 10 212 F

(e)

BECKMAN

NOUVEAU

9020. 2 × 20 MHz avec ligne relard 9060. 2 × 60 MHz TTC 9100. 2 × 100 MHz TTG

18970 F

~ * . @ 15

MONACOR

1379 F

SG 1000. Générateur HF à grade plage de fréquence. Modulateur interne et

· AG 1000, Générateur BF à grande plage de fréquence 10 Hz-1 MHz/5 cal. Tension sortie élevée, commutable sinus/carré. Prix ..

NOS PROMOTIONS

CONTROLEURS

UNIVERSELS

HM 101-2000 Ω /V **79** F - DW 102 R \cdot 20.000 Ω /V **169** F - GL 20-20000 Ω /V **219** F ELC ALIMENTATION

BK

TRANSISTORS TESTEUR



BK 510 1919,50 F BK 520B 3629,50 F



CAPACIMETRES

BK 820B ... 2312,50 F BK 830B 2369,50 F

GENERATEURS DE FONCTION



.6259,50 F BK 3010B 3389,50 F

.003

METRIX MULTIMETRES

.925 F MX 512 • MX 563, 2000 points, 26 calibres. Test de continuité visuel et sonore, 1 gamme de mesure de température. 2360 F MX 562, 2000 points 3 1/2 digits. Préci-

sion 0,2 % 6 fonctions. 25 calibres ...

MULTIMETRE DE POCHE **DM 78** AVEC ETUI



Dimensions: 108 x 56 x 10 mm.

- Gammes de mesure : VDC : de 1 mV à 450 V ± 1,3 % VAC : de 1 mV à 400 V ± 2,3 %
 - Ω: de 0,1 Ω à MΩ ± 1,3 % Test de continuité (Buzzer) SUPER PROMO

219 F



ALB41	4. 567.5	9-12 V 1	Α	 	. 196	F	
	à 15 V 3			 	.650	F	
ALB12 (à 30 V 2	Α		 	.725	F	
AL 781N	0 à 30 V			******	1900	F	
	x 0 à 3				3200	F	

GENERATEUR DE FONCTION **CENTRAD 368**



1 Hz à 200 kHz. Précision affichage ± 5 %, Signal sinusoidal distorsion harmonique: < 1 % de 1 Hz à 100 Hz et de: < 3 % de 100 Hz a 200 kHz. Signaux carrès Temps de montée et de des-10 % à 90 %, < 250 ns rapport cyclique: 1/2 ± 1 %.

1420 F

ALIMENTATION PERIFELEC



LPS 303 de 0 à 30 V - de 0 à 3 A 1 PS 305D de 0 a 30 V de 0 à 5 A

1304 F



LIY62'	
AS 5-5, 5 V 5 A	403 F
AS 12-1, 12 V 1,5 A	187 F
AS 12-2, 12 V 2.5 A	254 F
AS 14-4, 14 V 4 A	349 F
AS 12-7, 12 V 7 A	705 F
AS 12:10, 12 V 10 A	000 F
AS 12-20, 12 V 20 A	1909 F
AS 24-5, 24 V 5 A	960 F

NOUVEAU MULTIMETRE DIGITAL



3 1/2 digits 10 ampères Fréquencemètre Capacimètre Résistance Test diode Conductance Test gain transistor

TEMPERATURE **AVEC SONDE** 799 F



FLUKE

3200 points. Affichage numérique et analogique par Bargraph gamme auto-matique précision 0,7%. Avec etul. 848F

3200 points. Mêmes carac téristiques que 73. Préci-sion 0.5%. Avec étui. 75 1078F

3200 points. Mêmes carac 77 téristiques que 73 et 75 Précision 0,3%. Avec étui. 1538^f

nouveau

UNAOHM G4020 Oscilloscope 20 MHZ



2 × 20 MHz, Sensibilité verticale 5 mV/div. Ligne à retard. Testeur de composants. Recherche automatique de la trace.

Deux sondes (x 1, x 10)...... 4699 F Oscilloscope Générateur Forfait de port : 48 F Multimètre Alimentation Forfait de port : 30 F

*ACER composants

42, rue de Chabrol, 75010 PARIS. 2 47.70.28.31 Telex 643 608

REUILLY composants

79, boulevard Diderot, 75012 PARIS. 2 43.72.70.17 Telex 643 608

Bon de commande - Publitronic Digit 1 (avec circuit imprimé): 135FF

PUBLICITE

300 Circuits: 80FF **3**01 Circuits: 90FF

Publi Déclic

257 Schémas: 62FF ■ Book 75: 48FF ■ Z-80 programmation: 85FF
Z-80 interfaçage: 110FF

Junior Computer, tome 1: 67 FF - tome 2: 67 FF -

tome 3: **67** FF - tome 4: **67** FF ■ Le Cours Technique: **55FF** ■ Rési & Transi 2, Touche pas ma bécane: 52 FF Microprocesseur matériel: 82 FF

33 récréations électroniques: 59 FF

Guide des circuits intégrés 1: 120 FF ■ Guide des circuits intégrés 2: 148 FF ■ Paperware: 1. Moniteur J.C.: 27 FF -

Automatisation d'un réseau ferroviaire: 82 FF

Electronique pour la maison et le jardin: 63 FF Electronique pour l'auto, la moto et le cycle: 63 FF

Construisez vos appareils de mesure: 63 FF 302 Circuits: 104 FF

68000 volume 1: 115 FF 68000 volume 2: 125 FF Créations électroniques: 115 FF

Cerclez les livres commandés

INFOCARTES + FICHIER CASSETTE DE RANGEMENT Format pour vos magazines du nº 1 au nº 90 Format pour vos magazines à/c du nº 91_ Forfait emballage/Port (surface)

et indiquez le prix total ici:

ESS/EPS '

Circuits imprimés/logiciel: voir tarif et disponibilités dans nos pages de publicité intérieures.

ret	prix	quantité	
			—
		1 5	
			=
			=
_			_ =
			=

forfait port/emballage total : 20,00 FF*

COMPLETEZ AU VERSO, S.V.P.

(elektor nº 108)

BON DE COMMANDE

Je désire recevoir le nouveau:

CATALOGUE GENERAL 1986-87


Ci-joint 12 FF, en timbres-poste.

PUBLICITE

Bon à retourner à: SELECTRONIC 11, rue de la Clef 59800 Lille

client (si vous en avez un) Nom: Ville: Postal Code .. El::

BON DE COMMA

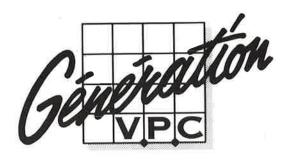

Je désire recevoir votre catalogue 87

Nom..... Prénom. Code postal......Ville.....

Ci-joint 13 F

Bon à retourner à : GENERATION V.P.C. 3, Allée Gabriel, 59700 MARCQ EN BARŒUL

(n° 108) Veuillez compléter très lisiblement, en vous limitant au nombre de cases, merci.

nom et prénom

bureau distributeur adresse ou complément d'adresse adresse ou lieu-dit postal: code

pays:

chèque bancaire

CCP Ci-joint, un paiement de FF par

☐ mandat à "ELEKTOR"

au Crédit Lyonnais d'Armentières n° 6631-61840Z. justification de virement

59270 BAILLEUL Envoyer sous enveloppe affranchie à: ELEKTOR - B.P. 53 Etranger: par virement ou mandat Uniquement

• DE QUOI EQUIPER VOTRE LABORATOIRE DE MESURE

COMMANDEZ LE DES MAINTENANT POUR 12 F SEULEMENT

 TOUS LES COMPOSANTS ACTIFS ET PASSIFS DE QUALITE PRO. SPECIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE IL VOUS SURPRENDRA PAR SON NIVEAU DE QUALITE **CATALOGUE 1986-1987** TOUT L'OUTILLAGE POUR L'ELECTRONICIEN LA LIBRAIRIE TECHNIQUE, etc.. DES KITS ELEKTOR BIEN SUR, MAIS AUSSI **VOUS PROPOSE SON** ectu

EN LETTRES CAPITALES, S.V.P.

Adresse:

Code Postal: LIIII

Ci-joint, un paiement de FF (Pays):

justification de virement au CCP de Lille nº 747229A ou □ chèque bancaire
 □ CCP
 □ mandat à "PUBLITRONIC"
 □ justification de virement au CCP de Lille n° 747229A ou au Crédit Lyonnais d'Armentières n° 6631-70347B

par

Etranger: par virement ou mandat **Uniquement**

PUBLITRONIC — B.P. 55 — 59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES Envoyer sous enveloppe affranchie à:

ou s'adresser aux revendeurs agréés.

METRIX OX 710C







OSCILLOSCOPE A MEMOIRE

2 convertisseurs analogique/numérique 2 MHz. Mémoire de 2 K mots par canal. Définition constante de l'affichage. Double lissage de la trace. Sauvegarde en cas de coupure par protection par pile. Analyse du signal mémorisé : gain variable, décalage des traces, loupe (× 32). Modes : Single, Roll, Refresh. Contrôle par micro-

processeur. Sortie table traçante.

5() •

A crédit 2197 F comptant + 12 mensualités de 1423,70 F

Oscilloscope double trace 15 MHz

- Ecran de 8 x 10 cm.
- Le tube cathodique possède un réglage de rotation de trace pour compenser l'influence du champ magnétique terrestre.
- Bande du continu à 15 MHz (- 3 db).
- Fonctionnement en XY.
- Inversion de la voie B (± YB)
- Fonction addition et soustraction (YA ± YB).
- Testeur incorporé pour le dépannage rapide et la vérification des composants (résistances, condensateurs, selfs, semiconducteur). Le testeur de composants présente les courbes
- courant/tension sur les axes à 90°. • Le mode de sélection alterné choppé est com-
- muté par le choix de la vitesse de la base de

A crédit : 398 F comptant

+ 12 mensualités de 245,40 F

. 48 F

Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon nos approvisionnements.

ACER COMPOSANTS

DISTRIBUÉ PAR:

42, rue de Chabrol 75010 PARIS Tél.: (1) 47.70.28.31

De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h du lundi au samedi



REUILLY COMPOSANTS

79, bd Diderot 75012 PARIS Tél.: (1) 43.72.70.17

De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h du lundi au samedi. Fermé lundi matin

TEKTRONIX 2225: VISEZ PLUS HAUT PAYEZ MOINS CHER.



DISTRIBUÉ PAR :



ACER COMPOSANTS

'42, rue de Chabrol 75010 PARIS Tél.: (1) 47.70.28.31 De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h du lundi au samedi

REUILLY COMPOSANTS

79, bd Diderot 75012 PARIS Tél. : (1) 43.72.70.17

De 9 h à 12 h 30 et de 14 à 19 h du lundi au samedi. Fermé lundi matin

7500 F/HT 8895 Free

A CREDIT : comptant 895' + 18 mensualités de 585.50'