

Tous vos montages électroniques sont dans un classeur avec des feuillets mobiles. C'est tout de suite plus facile à manipuler. Et surtout, un simple geste suffit pour insérer vos mises à jour (prix franco: 150 F). 4 fois par an, elles vous feront découvrir de nouveaux modèles de réalisations et tous les nouveaux produits sortis sur le marché.

micro-informatique igeux électroniques instruments de musique o son, vidéo, photo télécommandes,

240 pages de montages testés

0000

Du gadget électronique de base aux réalisations les plus sophistiquées, ÇA MARCHE!

Ça marche parce que les explications et les schémas sont clairs, et parce que tous les modèles sont testés avant parution. Les vrais amateurs savent ce que cela veut dire.

omment construire vous-même...

Une chaîne hi-fi, un magnétoscope, un orgue électronique, une alarme anti-vol, des appareils de mesure, un MICRO-PROCESSEUR!

(Et aussi comment détecter les pannes... et les réparer !)

- les conseils et les tours de main de professionnels
- un lexique technique français-anglais
- toutes les dispositions légales à respecter.

Format 27 x 29.71

BON DE COMMANDE

à renvoyer aux Éditions WEKA, 12, cour St-Éloi, 75012 Paris — Tél. (1) 307.60.50

■ OUI, je commande aujourd'hui même Prix de lancement : 350 F franco TTC.	COMMENT RÉALISER ET RÉPARER TOUS	LES MONTAGES ÉLECTRONIQUES
Nom	Prénom	Signature
Adresse	***************************************	
	Tál	

Je joins mon règlement de 350 F, je recevral automatiquement les mises à jour (4 fois par an au prix de 150 F franco TTC la mise à jour). Je pourrai interrompre ce service sur simple demande.

NOTRE DEVISE:

SATISFAIT OU REMBOURSE.

DE 40 A 70% DE REMISE

MATERIEL 1^{er} CHOIX! NEUF - DE GRANDES MARQUES



200 RESISTANCES de Précision 1% couche Metal 4 Ω à 1 M Ω REMISE 70% sur tarif

40F



10 Pots Multitours de 100 Ω à 47 K Ω REMISE 60% sur tarif

40F



50 DIODES Zeners 400 mW et 1,3 W 2,7 V à 47 V REMISE 50% sur tarif

25F



50 Pots Ajustables PM pas 2,54; 220 Ω à 1 M Ω REMISE 50% sur tarif



50 Supports de CI de 8 broches a 40 broches REMISE 50% sur tarif

OF S

10 TRIACS 6 Amperes 400 Volts REMISE 60% sur prix tarif

sur prix tarif

sur prix tarif

30F



50 TRANSISTORS BF
BC172 - BC239 - BC327 - BC328
2N1711 - 2N2905, etc.
REMISE 50%
sur prix tarif




25 TRANSISTORS HF
FT 250 MHz BF679 2N2222 –
BF200 – BF245 etc...
REMISE 50%
sur prix tarif



1000 RÉSISTANCES à couche carbone et métal 1/4 W et 1/2 W 4,7 Ω à 4,7 M Ω REMISE 50 % sur prix tarif



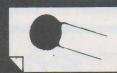100 CONDENSATEURS céramique pas 2,54 et 5,08 mm 1 pF à 10 nF REMISE 50 %



100 CONDENSATEURS
céramiques de découplage
22 nF à 0,1 μF pas 5,08 et 1 mm
REMISE 50 %
sur prix tarif



50 CONDENSATEURS
plastiques moulés 1 nF à 0,47 μF
100 V et 250 V
REMISE 50 %



100 CONDENSATEURS LCC plastique miniature 1nF à 0,47 μF pas 5,08 mm 63 V REMISE 60% sur prix tarif



50 CONDENSATEURS
chimiques 1 μF à 2200 μF
10 V à 63 V
REMISE 60 %
sur prix tarif



50 CONDENSATEURS
tantale goutte
0,15 μF à 33 μF 6,3 V à 50 V
REMISE 40 %
sur prix tarif



20 CONDENSATEURS
ajustables céramique et plastique
6 pF à 40 pF

6 pF à 40 pF
REMISE 60 %
sur prix tarif

Vente par correspondance : règlement à la commande, port et emballage 20 F jusqu'à 500 F, gratuit au-delà. Si vous n'êtes pas satisfait, renvoyez le matériel, nous vous le rembourserons immédiatement.

électronique - diffusion

62, rue de l'Alouette, 59100 ROUBAIX

Tél. (20) 73.17.10



DISTRIBUTEUR

SIEMENS

343.31.65 +

11 bis, rue Chaligny 75012 PARIS

Métro: Reuilly Diderot - RER Nation

SPECIALISTE CIRCUITS INTEGRES ET OPTOELECTRONIQUE SIEMENS 4.4.4

CIF - JELT - JBC - APPLICRAFT - GI - ESM - PANTEC TOUT PRODUIT CLASSIQUE DISPONIBLE

TARIFS QUANTITATIFS INDUSTRIES et PROFESSIONNELS

EXTRAIT DE TARIF ET LISTE DE FICHES TECHNIQUES SUR SIMPLE DEMANDE

Accompagné de 10,50 F en timbre

5 mm 100 V

FORFAIT EXPEDITION PTT: 20,00 F pour toute commande

CONDENSATEURS POLYESTER METALLISES | MKH | PLASTIPUCES

1,70 220 nF 2,10 1 μF ... 1,90 330 nF 2,70 B 32562 **B32560** 250 V 3,3 nF 1,30 15 nF 1,30 22 . 1,40 68 nF **1,30** 4,7 **1,30** 6,8 1,40 100 . 1,40 1 nF 5 μF 1,30 33 3,20 5,20 1.30 10 1.40 47 **1,50** 150 1.90 680 4.00 22 6.80

CONDENSATEURS CERAMIQUE PRO MULTICOUCHE

1,50 1 nF . **1,50** 2,2 nF **1,50** 3,3 nF 1,60 33 nF 2,00 47 nF 2,20 150 nF 4.00 1,50 6,8 nF 330 pF 470 pF 2.50 220 nF 1.50 10 nF 6.00 1,50 15 nF 2,00 68 nF 2,50 1,50 4.7 nF 1.60 22 nF 2.20 100 nF 3,00 > 2.2 nF: 50 V

CERAMIQUE DISQUE TYPE II (1 pF à 4.7 nF, E 12) l'unité

n an

CERAMIQUE DECOUPLAGE MULTICOUCHE | SIBATIT | 63 V. 5 mm

X7R

1.00 22 nF . 1.10 33 nF . 1.20 47 nF . 1.30 68 nF . 1.40 100 nF . 1.50

CONDENSATEURS POLYPROPYLENE DE PRECISION 2.5 %

De 10 pF à 33nF. E 6

l'unité 2.50

MICRO SELFS pour C.I. 10 %. Format résistance. B78 De 1 µH à 4,7 mH. E6

l'unité 3.50

RESISTANCES 1/4 W: 0,30 F / 1/2 W: 0,30 F / 1 W: 0,70 F / 3 W: 8 F

MATERIEL UHF et TELEVISION

5576 B / C 36, ^AB 0529 36, >AB 0600 33. SAB 3210 54, SAB 3211 25, SAB 3271 49, SAB 4209 75, SAJ 141 50, SAS 231 W 52, SAS 251 41	00 SDA 2003 (promo) 00 SDA 2010-A1	106,50 TDA 55,90 TDA 51,00 TDA 16,50 TDA 17,70 TDA 12,00 TDA 14,00 TDA 18,00 TFA 27,00 TUA	1046/47 1048 1195 B 14050 B 14290 14292 14920 17000 1001 W	21,40 28,40 29,90 25,00 28,70 33,50 45,00 24,00 40,00 36,00 40,40 22,00
0/10 0000 1111111111	.50 NE 555 CP		324 N	

REGUL T0220, 7805 à 7824 11.00 7905/6/8/12/15/18/24 12.50

Nouveaux circuits télécommande infrarouge Sorties directes 8 canaux SLB 3801 - Emetteur SLB 3802 - Récepteur 40.00 F 55,00 F

Led 5 mm . . . 1,70 Led 254 2,90 Led clignotante **OPTOELECTRONIQUE SIEMENS** Led 3 mm . . . 1,70 Led 1×1,5mm 3,70 2.10 Led Rectangulaire Led Bicolore R.V. 8,00 10,00 INFRAROUGE: LED LD 271 3,30 PHOTOTRANSISTOR BP 103 B 5,00

Pol Rouge Vert Pol Rouge Vert AFFICHEUR A LED 10 mm Pol Rouge Vert Thim HD 1075 chiffre AC 13.50 15.50 HD 1076 signe AC 15.50 17.50 HD 1077 chiffre KC 13.50 15.50 HD 1078 signe KC 15.50 17.50 DL 3401 chiffre DL 3403 chiffre DL 3406 signe 28.20 20 mm 28 20

CONDENSATEURS CHIMIQUES - TANTALES GOUTTE - TRANSISTORS - DIO-DES - PONTS - CONNECTIQUE - COFFRETS - CIRCUIT IMPRIME - VOYANTS -INTERRUPTEURS - SOUDURE - MESURE - ETC...

DEMANDEZ L'EXTRAIT DE TARIF

10,50 F en timbres

Société Parisienne d'Edition Société anonyme au capital de 1 950 000 F. Siège social : 43, rue de Dunkerque, 75010 Paris. Direction-Rédaction-Administration-Ventes : 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19 - Tél.: 200.33.05.

> Président-Directeur Général Directeur de la Publication Jean-Pierre VENTILLARD

Rédacteur en chef **Christian DUCHEMIN** Rédacteur en chef adjoint Claude DUCROS

Courrier des lecteurs **Paulette GROZA**

Publicité: Société auxiliaire de publicité, 70, rue Compans, 75019 Paris. Tél.: 200.33.05 C.C.P. 37-93-60 Paris.

Chef de publicité: MIle A. DEVAUTOUR Assistante: E. LAUVERGEAT

Service promotions: S. GROS Direction des ventes: J. PETAUTON

Radio Plans décline toute responsabilité quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n'engageant que leurs auteurs. Les manuscrits publiés ou non ne sont pas retournés.

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droits ou ayants-causes, est illicite » (alinéa premier de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal

Abonnements: 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris. France: 1 an 112 F - Étranger: 1 an 205 F (12 numéros).

Pour tout changement d'adresse, envoyer la dernière bande accompagnée de 2 F en timbres.

IMPORTANT: ne pas mentionner notre numéro de compte pour les paiements par chèque postal.

Ce numéro a été tiré à 93900 exemplaires Copyright ©1984

1983

OD

Dépôt légal octobre 1984 - Editeur 1241 - Mensuel paraissant en fin de mois. Distribué par S.A.E.M. Transport-Presse. Com-position COMPOGRAPHIA - Imprimeries SNIL Aulnay-sous-Bois et REG Torcy.

COTATION DES MONTAGES

Les réalisations pratiques sont munies, en haut de la première page, d'un cartouche donnant des renseignements sur le montage et dont voici le code :

temps:

Moins de 2 h de câblage

XXX

Entre 2 h et 4 h de câblage

Entre 4 h et 8 h de cablage

XXXX

Plus de 8h



Montage à la portée d'un amateur sans expérience particulière

Mise au point nécessitant un matériel de mesure minimum (alim., contrôleur)

Montage nécessitant des soins attentifs et un matériel de mesure minimum

Une excellente connaissance de l'électronique est nécessaire ainsi qu'un matériel de mesure évolué (scope, géné BF, contrôleur, etc.)

dépense:

Prix de revient compris entre 200 F et 400 F


Prix de revient compris entre 400 F et 800 F

Prix de revient supérieur à 800 F

Prix de revient inférieur à 200 F

Booster 10 W

Décodeur quadristandard

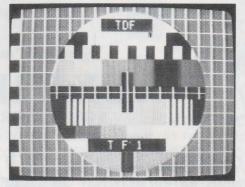

Mise en forme des signaux issus de cassettes pour μ-ordinateur



64 Circuit d'amélioration des transitoires couleur

Systela 140 (fin)

Télécommande «arrêt» à coupure totale



Technique

TDF I/CORONET ou une bataille de satellites dans le ciel

Liste des satellites géostationnaires (lere partie)

Micro-Informatique

Tracé des courbes de réponse vitesse à un échelon de courant sur haut-parleur (ZX 81)

D.A.O. programme sur SPECTRUM



Des cassettes de SPECTRUM pour ORIC

Divers

Page circuits imprimés


Précisions sur Canal Plus

Infos

participé à ce numéro:

M. Barthou, C. Basso, J. Ceccaldi, F. de Dieuleveult, P. Gueulle, M.-A. de Jacquelot,

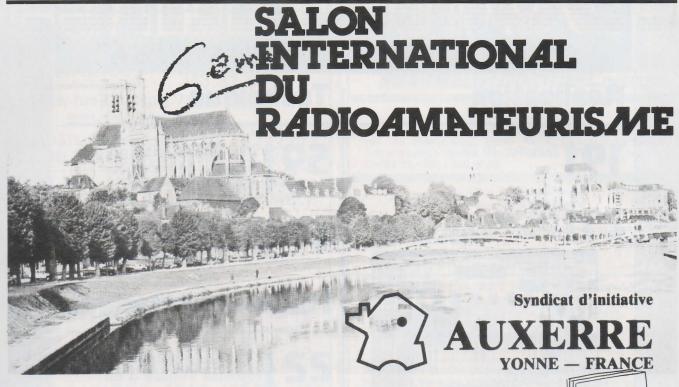F. Jongbloët, . de Mausy, S. Nueffer, M. Rateau, J. Sabourin, R. Scherer.



Deux jours à ne pas manquer! Nombreux exposants : Des affaires...!

Radio-guidage sur R8 bis — Marché de l'occasion — ATV — **DEMONSTRATION METEOSAT** — et sortie de notre « **GUIDE DU RADIOAMATEUR** » — Venez nombreux — Dossier SALON sur demande (enveloppe timbrée svp) à :


SM ELECTRONIC 20 bis, Avenue des Clairions 89000 AUXERRE - Tél: (86) 46.96.59



INCROYABLE LE PVDA-5!

SYSTEME D'ALARME SANS FIL (protection volumétrique à dépression atmosphérique)

Fonctionnne dès l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre donnant sur l'extérieur (aucun contact ni dispositif spécial à monter sur celles-ci). Se déclenche également en cas de bris de glaces. Entièrement autonome le PVDA-5 permet de protéger plusieurs locaux même sur plusieurs étages (jusqu'à 1500 m³). L'avantage par rapport au radar est que toute personne ou animal peut se déplacer librement à l'intérieur des pièces protégées sans déclenchement du système.

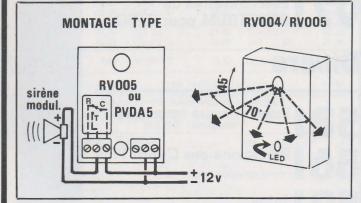

NOMBREUSES APPLICATIONS : antivols, protection des personnes âgées, détecteur de présence pour magasins, etc.

présence pour magasins, etc.
Dimensions: 72 x 50 x 24 mm. Alimentation: 8 à 12 volts, 4 mA en veille. Sortie sur relais IRT 5 A incorporé. Temporisations: sorties: 1 mn, entrée: 10 s, alarme autoredéclenchable: 1 mn. Contrôle des différentes fonctions par Led 3 couleurs. Réglage de sensibilité. Le PVDA-5 est vivement conseillé comme antivol voiture.

PRIX EN DIRECT DU FABRICANT, MONTE : 480,30 F

Démonstration dans notre magasin

Documentation contre enveloppe timbrée à 3,70 F + port 34 F ou contre remboursement 40 F

NEW!

A NOTRE RAYON ALARME

Conditions aux revendeurs pour quantités

LES RADARS VOLUMETRIQUES «LEXTRONIC» RV004 et RV005 A INFRAROUGE PASSIF

se caractérisent par leurs dimensions réduites ainsi que par une **très faible consommation de veille** (3 mA environ). Les portées opérationnelles (réglables) sont de 6 à 12 m maxi avec un angle de couverture de 70° environ. Le déclenchement de ces radars se fait par **détection de variation de température causée par la radiation du corps humain** (infrarouge passif). Ils utilisent un **détecteur spécial muni d'un filtre sélectif de longueur d'ondes** bien spécifique de la température du corps humain évitant ainsi tous les déclenchements intempestifs. De plus, ces radars ne traversent pas les cloisons ni les vitres. Ils possèdent également une très grande immunité contre la lumière, les bruits, etc. Ils sont équipés d'un contrôle visuel par Led réagissant dès le passage d'une personne (ou d'un animal) dans la zone couverte par le radar.

Nombreuses applications : Antivol, déclenchement automatique d'éclairages, d'appareil photo ou caméra, magnétophone, vidéo de surveillance, objet animé, guirlandes, spots, système de sécurité, etc.



Documentation contre enveloppe timbrée

RADAR RV004 :Dimensions : 57 x 37 x 20 mm. Modèle spécialement étudié pour fonctionner avec la centrale d'alarme CAP 002. Alim. 12 V. Consommation en veille : 3 mA

3 mA
En kit 330 F
Monté ... 402 F
RADAR RV005 : mêmes caractéristiques que le RV004,
mais dimensions : 72 x 50 x 24 mm, il comporte également les temporisations d'entrée (10s) de sortie (90s) et
de durée d'alarme (redéclenchable) de 60s. Les sorties se
font sur relais incorporé I RT 3A pouvant actionner directement une sirène ou tout autre appareil.

En kit 389 F Monté . 480,30 F

LEXTRONIC 33-39, avenue des Pinsons, 93370 MONTFERMEIL
388.11.00 (lignes gr.) CCP La Source 30-576-22
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Fermé dim. et lundi
CRÉDIT CETELEM A EXPORTATION : DETAXE SUR LES PRIX INDIQUES

	r VOTRE DERNIER CATALOGUE + LES NOUVEAUTES) ou seulement vos NOUVEAUTES (ci-joint 10 F en chèque)	
lom	Dránom	

Nom	Prénom
Adresse	

L'ÉLECTRONIQUE DÉBOUCHE SUR UN MÉTIER BIEN PAYÉ



ÉLECTRONIQUE "84"

UN NOUVEAU COURS DE TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE/MICRO-ÉLECTRONIQUE.

Ce nouveau cours par correspondance

encore plus technique, plus professionnel est résolument tourné vers la technologie actuelle de l'électronique et de la micro-électronique. Il est accompagné de plus de 100 expériences qui vous permettront de mettre en pratique la théorie acquise et de vous lancer dès la 1^{re} étude dans

le monde passionnant de l'électronique.

ON APPREND MIEUX AVEC LA PRATIQUE.

Toutes les connaissances théoriques sont

appuyées par des expériences pratiques.

Avec le nombreux matériel que nous vous fournissons vous construirez vous-même de multiples circuits, et appareils électroniques. Vous expérimenterez également de nombreux circuits intégrés! C'est là que commence votre formation à la micro-électronique. De plus vous





UNE MÉTHODE QUI FAIT AIMER L'ÉTUDE.

C'est avant tout une méthode vivante, fondée sur la pratique et le dialogue avec le professeur.

Dès la première page, vous voilà plongé dans l'électronique. C'est une méthode qui ne prend en compte que l'essentiel sans vous étourdir avec les notions superflues.

Seul l'utile est étudié et la théorie pour la théorie éliminée. C'est aussi une méthode progressive avec laquelle vous ne serez jamais bloqué, la théorie et la pratique s'enchaînant avec logique pour mieux vous préparer au chapitre suivant.

"80 000 EMPLOIS SERONT CRÉÉS D'ICI 5 ANS".

Le gouvernement a créé en mai 82 la "mission filière électronique" qui a pour but d'amener l'industrie de l'électronique française au tout

1er rang. Un important budget permettra de créer d'ici 5 ans 80000 emplois de tous niveaux dans ce secteur.

En vous préparant aujourd'hui aux métiers de l'électronique, vous serez parmi les premiers à bénéficier de cet effort et à entrer

dans un métier d'avenir passionnant et bien payé.

Pensez-y! c'est une chance d'exercer un métier dans le monde qui vous passionne.



Avec tout le matériel fourni vous aurez chez vous le début d'un véritable laboratoire électronique.

INSTITUT PRIVÉ D'INFORMATIQUE ET DE GESTION 7 RUE HEYNEN 92270 BOIS COLOMBES - TÉL.: 242 59 27





pour une information gratuite

Envoyez-moi gratuitement et sans engagem	ent de	ma
part votre documentation en couleur n°L		
cours d'électronique avec expériences pratiques	ues.	

NOM (maj.)	
PRÉNOM	
ABBEOOF (

Si l'informatique vous intéresse cochez la case ci-contre.

LES BRANCHÉS LISENT HIFI STÉRÉO



En plus de ses rubriques habituelles, Hi-Fi Stéréo a repris sa rubrique « Dossiers ».

Régulièrement, ce sont vingt maillons Hi-Fi du même type qui sont passés au crible :
mesures et possibilités bien sûr, mais aussi et surtout conseils optimaux d'utilisation
pour chaque appareil, et compte rendu d'écoute.

Le tout sans compromis!

Chaque mois, dans Hifi Stéréo, vous trouverez des bancs d'essai et des reportages nombreux, pour vous aider à mieux choisir votre chaîne Hifi.





...Vous assure Fred Klinger responsable d'un centre de F.P.A. animateur de la Méthode E.T.N. d'Initiation à la Radio-Electronique.

Cette méthode est le moyen le plus direct pour vous préparer aux métiers de l'Electronique.

Comptez cinq à sept mois (une heure par jour environ).

« En direct » avec un enseignant praticien, vous connaîtrez les bases de la Radio. Mais surtout vous aurez appris les principes utiles pour entrer dans la profession ou vous spécialiser dans la Télévision.

Dépense modérée plus notre fameuse DOUBLE GARANTIE

Essai, chez vous, du cours complet pendant tout un mois, sans frais. Satisfaction finale garantie ou remboursement total immédiat.

Postez aujourd'hui le coupon ci-dessous (ou sa copie) : dans quatre jours vous aurez tous les détails



Ecole des **TECHNIQUES NOUVELLES**

20, rue de l'Espérance 75013

ēcole privēe fondēe en 1946




POUR VOUS

OUI, renseignez-moi en m'envoyant, sans engagement (pas de visiteur à domicile, SVP), votre documentation complète nº 824 sur votre

MÉTHODE RAPIDE DU RADIO-ÉLECTRONICIEN

Nom et adresse

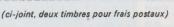

LE DEFI BLOUDEX. E D'ALARME 4 ZONES



- 1 zone immédiate N/O 1 zone immédiate N/F
- zone autoprotection permanente (chargeur incorporé), etc
- troptore), etc.

 1 RADAR hyperfréquence, portée réglable 3 à 15 m + réglage d'intégration ou IR 1 5LD, 12 m

 2 SIREMES électronique modulée, autoprotégée

 18ATTERIE 12 V, 6,5 A., étanche, rechargeable

 20 mètres de câble 3 paires 6/10

 4 détecteurs d'ouverture ILS

(envoi en port dû SNCF)

SPECIAL BIJOUX LINGOTS - PIERRES - BILLETS



M19 LE COFFRE FORT

que l'on emmure soi-même Percement a efectuer avec le trépan au car-

bure de tungstène fourni avece le M19 et une perceuse à percussion de bonne qualité ayant un mandrin de 13 mm de capacité (se loue facilement). Le M19 s'installe rapidement et aisément dans les murs, piliers et autres ouvrages de maçonnerie d'une épaisseur totale de 23 cm

minimum de béton, pierre de taille, granit, brique, meulière, parpaings. CAPACITE PRATIQUE:

2 lingots, ou 50 000 F env. en 500 F. Dimensions : long. 184 mm - Ø 60 mm F - Port 30 F Doc. c/6 F en timbres

PASTILLE EMETTRICE

Vous désirez installer rapidement et sans branchement un appareil d'écoute télépho-nique et l'émetteur doit être invisible. nique et l'emetteur doit être invisible S'installe sans branchement en cinq secondes (il n'y a qu'à changer la capsule). Les conversations téléphoni-ques des deux partenaires sont transmises à 100 m en champ libre.

PRIX: nous consulter

Document, complète contre 10 F en timbres (Non homologué) Vente à l'exportation.

INTERRUPTEUR SANS FIL portée 75 mètres

Nombreuses applications (porte de garage, éclairage jardin, etc.) Alimentation du ré-cepteur : entrée 220 V sortie 220 V, 500 W EMETTEUR alimenta-

AUTONOMIE 1 AN



DETECTEUR RADAR PANDA anti-masque

Emetteur-récepteur de micro ondes. Protection très efficace. S'adapte sur toutes nos centrales d'alarme. Supprime toute installation compliquée. Alimentation 12 Vcc. Angle protégé 140° Portée 3-20 m. Bande X.

1450 f Frais d'envoi 40 F

DETECTEUR DE PRESENCE

Matériel professionnel - AUTOPROTECTION blocage d'émission RADAR MW 25 IC. 9.9 GHz. Portée de 3 à 15 m. Réglable. Intégration 1 à 3 pas réglable. Consommation 18 mA. Contacts NF. Alimentation 12 V.

RADAR HYPERFREQUENCE
MW 21 IC. 9,9 GHz. Portée de 3 à 30 m. Réglable. Intégration 1 à 3 pas réglable. Consommation 18 mA. Alimentation 12 V.

Prix: NOUS CONSULTER

Documentation complète sur toute la gamme contre 10 F en timbres



ACTION

MICRO EMETTEUR depuis 450 F

Frais port 25 F Documentation complète contre 10 F en timbres

RECEPTEUR MAGNETOPHONES



— Enregistre le communications en votre absence. AUTONOMIE : 4 heures d'écoute

netteurs. **PRIX NOUS CONSULTER**

DETECTEUR INFRA-ROUGE PASSIF IR 15 LD Portée 12 m. Consommation 15 mA. 14



rayons de détection. Couverture : horizontale 110°, verticale 30° Prix: 950 F

Frais de port 35 F **BLOUDE**

141, rue de Charonne, 75011 PARIS (1) 371.22.46 - Métro : CHARONNE AUCUNE EXPEDITION REMBOURSEMENT. Règlem

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h 15 sauf DIMANCHE et LUNDI MATIN

COMPTOIR DU LANGUEDOC

TRANSISTORS	Afficheurs 7,62 mm Afficheurs 12,7 mm TIL 312 AC	Superbe bouton alu présentation profes , façade incurvée Ø 40 H 20 mm . la pièce 5,00 Ø 20 H 20 mm . la pièce 2,50 Bouton noir argenté, strié, Ø 10 mm, jupe 12 mm . les 10 8,00	Télécommonde codifié - Kit 570,00 ILS (seul) 3,00 Transducteur 40 kHz ILS bobine 12 V 4,00 émetteur + récepteur 50,00
AC BC (suite) BF (suite) 1253,00 3211,00 1814,00	TIL 327 + —	FUSIBLES EN VERRE	KITS
126 3,00 327 1,20 182 3,00 127 3,00 328 1,50 183 4,00 128 3,00 337 1,20 184 2,50	"Afficheur double AC, H 12,7 la pièce 15,00	Toute la gamme de 0,1 à 10 A Verre 5 × 20 rapide 0,80 Support panneau pour	En stock et montés pour écoute : Les marques JOSTY KIT - PANTEC - ASSO - AMTRON - IMD - MODULES ILP
180 K 4,00 338 1,20 185 2,00 181 K 4,00 546 1,00 194 2,50	THYRISTORS	Verre 5 × 20 lent 1,20 fusible 5 × 20 2,80 Verre 6,3 × 32 rapide 1,80 Support panneau pour Verre 6,3 × 32 lent 2,50 fusible 6,3 × 32 4,50	INTERS A LEVIER
187 K 3,00 547 1,00 195 2,50 189 K 3,00 548 1,00 196 2,50 AD 549 0,95 197 2,50	T0 5, 1,5 A, 400 V. 5,00 T0 220 7 A 600 V. 9,00 2 N 5060 ou BRY 55 les 10 pièces 6,00	Support pour circuit Distributeur tension	Diam perçage 2 mm
149 8,00 556 0,80 198 2,00 151 5,00 557 0,80 199 2,00 162 5,00 558 0,80 255 3,00	1,5 A, 200 V, boîtier TO5 les 5 7,50 400 V, 4 A, TO 220 les 5 pièces 10,00 Identique à BTW 27/500 R, boîtier TO 66 les 4 20,00	REGULATEURS DE TENSION	Invers simple 4,50 Invers bipol 9,00 Invers double 5,00 Invers tripol 18,00
AF 5590,90 2593,00 3363,00	TRIACS	Positif 1,5 A Négatif 1,5 A 5-8-12-15-18-24 V 7,00 S-8-12-15-18-24 V 7,00 L 200 = TDA 0200 variable en U de 3 V à 36 V, en I de 0 à	6 A 250 V Inv
126 3,00 135 2,00 337 3,00 127 3,00 136 3,00 338 3,50 137 3,00 494 2,00	6 A 400 V isolés 5,00 par 10 45,00 6 A 400 V non isolés 4,00 par 10 35,00	2 A, boîtier TO 220 protégé 12,00 Note d'application sur demande	invers double 13,50 Contact repos 6,80
BC 138 3,70 495 2,00 107 AB 1,80 139 3,00 BU 137 20,00 108 AB 1,80 140 3,00 BUX 37 20,00	DA 3 32 Vpièce 1,50 par 5	PROMOTION Boltier 10:220, 0.5 A, + 5 V les 10:15,00	Inter contact mercure la pièce 4,00 Inverseur simple à glissière les 10 4,00 Inver simple à glissière. Miniature pas 2,54 mm les 5 5,00
109 AB 1,80 162 2,00 BUX 81 35,00 147 1,00 163 2,00 BU 126 13,00	T.T.L. TEXAS	PROMOTION	Inverseur double 3 positions les 10 6,00 Inverseur miniature à levier à palette, simple au double plusieurs fonctions, marchandises profess les 5 7,50
159 1,00 165 1,50 BU 208 15,00 171 1,00 239 3,00 BU 226 23,00 172 1,00 240 3,00 BU 326 15,00	\$N 74 51 2,50 145 9,00 9,00 150 10,00	Pour TO 5 les 20 10,00 Pour TO 222 (Triac) 4,00 Pour TO 220, petit mod anodisés la poche de 20 8,00	Inverseur à glissière 8 circuits, 2 positions les 5 10,00 Inter à clef, fixation frontale les 5 7,00
173 1,00 437 2,80 TIP 2955 4,00 177 1,00 438 2,80 2N 1718 1,80 675 2,50 1711 2,00	01 2,00 54 2,50 151 6,50 02 2,00 60 2,50 153 7,50 03 2,00 70 5,00 154 10,00	Pour TO 220, moyen mod angdisés la poche de 5 8,00 Pour 2 × TO 220 non anodisés 30 W la pièce 3,00 Percé pour 1 × TO3 anodisé 15 W la pièce 5,00	Inverseur distributeur 4 positions bakélite noire. la pièce 1,00 POUSSOIRS EN PROMOTION Poussoir micro cont 16 A 250 V. cont repos. la pièce 1,50
179	04 2,20 72 4,00 155 7,50 05 3,00 73 3,50 156 7,50 06 4,00 74 4,00 157 7,50	Percé pour 1 T03 anodisé 50 W la pièce 10,00 Percé pour 4 T03 anodisé forme U, longueur 35 cm, 120 W la pièce 20,00	Poussoir double inter 4 A 250 V, les 5 avec bouton 3,00 Poussoir 2 touches double inverseur momentané retour au centre
213 1,00 678 2,50 2646 8,00 237 1,80 BDX 18 13,00 2904 1,50 238 1,80 BDX 33 2,80 2905 A 2,00	074,00 755,00 16010,00 083,00 763,50 1619,50	OUTILLAGES	Poussoir miniature (pour clavier) Contact pousséles 10 - 10,00 - les 20 - 15,00
239 1,80 BDX 34 2,80 2907 A 1,80 307 1,00 BDX 66 4,00 3053 2,50 308 1,00 MF 3055 RTC 6,00	09 3,00 78 4,80 162 8,50 10 2,50 80 12,00 163 9,50 11 3,00 81 8,00 164 9,50	FERS A SOUDER	Invers miniat simple, à bascule 3 A, 250 V la pièce Inverseur miniature simple à levier, fixation circuit imprimé la pièce 2,00
309 1,00 115 3,00 3055 MOT 8,00 311 1,00 167 3,00 3819 3,50	12 3,00 83 9,50 173 13,00 13 5,00 85 4,00 174 10,00 14 6,00 86 5,50 175 8,00	40 W 220 V 46,00 Panne 40 W 9,00 60 W 200 V 47,00 Panne 60 W 9,00	Inter 2 circ. + voyant 12 v. éclaire rouge la pièce 3,00 Inter 2 circuits, forte intensité 16 A 250 V les 5 10,00
313 1,50 173 3,00 4416 8,00 317 1,50 177 3,00 4861 FET 2,00 318 1,50 179 4,00 4870 UJT 4,00	15. 2,00 90. 5,50 180 7,00 16. 3,50 91. 5,80 182 8,50	Pistolet à déssouder 220 V 220,00 JBC 30 W + panne longue durée 95,00 JBC 14 W + panne longue durée 110,00	COMMUTATEURS
PROMOTION	20. 2,50 93. 8,50 191 10,00 25. 3,00 94. 8,00 192 10,00	POMPES A DESSOUDER	4 circ 3 pos. 10,00 2 circ 6 pos 10,00 3 circ 4 pos 10,00 1 circ 12 pos 10,00°
BC 107 B les 10 10,00 BF 199 les 20 10,00 BC 171 les 30 9,00 BF 233 les 40 10,00 BC 177 C les 10 12,00 BF 240 les 50 12,00	26. 3,00 95 8,50 193 10,00 27 3,50 96 4,80 198 9,50 28 3,50 107 4,80 247 8,50	Maxi-Super L = 37 mm 150,00 Embout Teflon (préciser le modèle) 18,00	4 circ. 4 pos. 3,00 Type professionnel, galette verre époxy, contacts dorés démontable, 10 circuits, 4 positions 5,00
BC 182 les 50 12,00 BF 423 les 50 12,00 BC 183 les 40 10,00 BF 739 les 40 10,00	30. 2,50 109 7,50 365 14,00 32 3,50 113 4,50 366 14,00 37 3,50 121 4,00 367 14,00	Embout maxi-super 22,00 Pompe L 200 mm double joint 30,00 Embout Teflon de rechange 10,00	2 circ 2 pos 1,00 4 circ 2 pos 1,80
BC 207 les 30 8,00 TIP 29 les 10 10,00 BC 213 les 50 10,00 TP109 = BC109 les 30 10,00 BC 237 les 30 10,00 2N 2222 TO92 les 20 10,00	38 4,00 122 6,50 368 11,00 40 2,50 123 7,00 390 15,00	Bobine de 250 g 40,00	2 circ 3 pos 1,50 4 circ 3 pos 2,50 4 circ moment 1,00 6 circ 3 pos 3,00 4 circ 2 pos mom 1,00 9 circ 2 pos 1,50
BC 251 les 30 9,00 2N 2222 les 10 10,00 BC 252 les 30 9,00 2N 2905 les 10 10,00 BF 196 et 197 les 20 10,00 2N 2907 les 10 10,00	42. 5,50 125 5,50 393 12,00 43. 9,00 126 6,00 44. 9,50 128 7,00 PHOTOCOUPLEUR	BOMBE POUR NETTOYER LES CONTACTS	COMMUTATEURS A TOUCHES AVEC BOUTONS Minimum 2 inverseurs por touche
2N 3055 80 V. les 4 20,00	45. 9,50 132 7,50 TIL 111 ou 46 16,00 136 5,00 MCT 2 8,00 47 12,00 138 9,00 PHOTOCOUPLEUR	Type Mini. 25,00 Spécial THT 31,00 Type Standard. 34,00 Givrant 25,00	1 touche
182 T2 = BDY 25 NPN 140 Y 6 A les 4 15,00 BD 677 Darlington de puissance NPN 50 V 4 A les 10 12,00 2 N 3725 TEXAS identique à 2 N 1711 les 10 12,00	48 14,00 139 9,00 NEC 3,00 50 141 8,00	Nettoyage magnét 24,00 Tresse à déssouder 11,00 Graisse silicone, le tube 44,00 Pâte d'évacuation thermique (blanche) . la seringue 10 g 23,00	VOYANTS Rouge, vert, bleu ou orange avec ampoule
SPRAGUE TO 92 identique à BC 107 les 50 10.00 SPRAGUE CS 704 identique à BC 408 les 40 8.00 ITT FET-EC 300 TO 18 les 10 10.00	C Mos	PERCEUSES Mini-perceuse 9-14 V livrée sous blister, avec 3 mandrins + 14 outils divers	rond ou carré perçage 10,2 mm 220 V néon sur fils 10,00 12 V 0,03 A cosses 8,00
SIEMENS BD 429 TO 220 NPN, 32 V, 3 A, 10 W les 10 10,00 BD 910 TO 220 PNP, 80 V, 15 A	4000 2,00 4024 6,50 4060 8,00 4001 2,00 4027 7,00 4063 9,00 4002 2,00 4028 5,90 4066 3,00	Super prix 95,00 MODELE DE PRECISION MINIATURE - TYPE P5	6 V 0,03 A cosses
8D 911 TO 220 NPN, 80 V, 15 A la pièce 4,00 8D 910 + 8D 911 la paire 7,00	4007 2,40 4029 8,80 4068 4,00 4008 6,50 4030 4,00 4069 2,00 4009 3,30 4035 6,00 4071 2,00	Vit maxi 16 500 tr/mn. Tension 12 à 18 V. Puiss. maxi 80 W. La perceuse	Lampe néan haute lumin , tens. amorçage 65 V les 10 5,00 SUPER AFFAIRE
POCHETTES DE TRANSISTORS UHF 15 × BF 272, T0 18, 700 MHz 5 × BF 123, T0 123, 350 MHz les 20 10,00	4010 4,00 4040 8,00 4072 2,50 4011 2,00 4041 9,00 4073 3,00	FORETS Spécial Epoxy Ø 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,2, 1,3 mm	Ampoules de 2,5 V à 220 V, différents culats, quinze modèles la pochette de 50 10,00
2 N 5401 et MPS 2714	40135,00 40436,00 40774,00 40157,00 40447,50 40783,00	La pièce 3,60 BOITES DE CONNEXION Pour montage sans soudure résistances condensateurs,	FIL DE CABLAGE Monobrin rigide Multibrin souple
MOTOROLA PNP, 35 V, 2 A, TO 220les 10 10,00	4016 3,80 4046 7,50 4081 4,50 4017 8,50 4047 8,80 4082 3,00 4018 8,80 4049 3,00 4093 6,00	transistors, diodes, etc LAB DEC 500	5/10. les 25 m 7,50 0,2 mm ² les 25 m 10,50 6/10. les 25 m 10,50 0,4 mm ² les 25 m 15,50
DIODES	4019 4,50 4050 4,00 4094 13,00 4020 7,50 4051 5,00 4098 7,00 4021 7,50 4052 6,00	COFFRETS	7/10les 25 m 12,50 8/10les 25 m 17,00 Fil torsædé souple Fils blindés
BYW 36 = BY 227 1,50 1 N 914 = BAV 10 0,30 PY 127 1,50 1 N 4001 à 1 N 4007 0,50 Diode germanium genre 1 N 4148 0,25	40226,50 40536,00 40232,40	Plastique gris forme pupitre Alu avec visserie	2 cond 0,2 mm² le m 1,00 1 cond 0,2 mm² le m 2,10 3 cond 0,2 mm² le m 1,40 1 cond 0,4 mm² le m 3,00 4 cond 0,2 mm² le m 1,75 2 cond 0,2 mm² le m 3,30
OA 95. 0,60 200 V 3 A 1,50 LDR 03 (sortie arrière) 22,00 200 V 7 A 3,00 LDR 03 (sortie sur 100 V 16 A à vis 2,50	4501 4,50 4512 7,50 4538 12,00 4507 4,50 4518 6,80 4539 27,00 4508 28,00 4520 7,50 4585 7,50	Réf 362 32,00 Réf 1 a ou 1 b 11,00 Réf 363 56,00 Réf 2 a ou 2 b 12,00 Réf 364 100,00 Réf 3 a ou 3 b 14,00	5 cond 0,2 mm² le m 2,10 3 cond 0,2 mm² le m 4,90 6 cond 0,2 mm² le m 2,50 4 cond 0,2 mm² le m 5,70
le côté	45118,50 45288,00	Plastique rectangulaire Réf. 4 a au 4 b	Fil en nappe 11 conducteurs le m 9,40
Petit boîtier les 500 15,00 BB 105 SIEMENS les 50 10,00 1 N 645, 05 A, 220 V les 30 5,00	L 120	Réf P3 32,00 Réf D12 25,00 Réf P4 48,00 Réf D13 30,00 Réf D14 45,00	Fil de côblage 1 conducteur les 20 m 2,00 Fil en nappe 2 conducteurs les 10 m 2,00 Fil en nappe 14 conducteurs le m 3,00
1 N 4001 ou équivalent les 30 6,00 2 A 100 V les 10 5,00 4 A 800 V les 10 7,00	LM 380	MMP	Fill en noppe 48 conducteurs le m 10,00 Cordan pour mesure rouge ou noir extro-souple, surmoul Môle/Môle 4 mm repiquage
M O T O R O L A - P R E S S - F E T T 20 A, 100 V pour chargeur les 4	ua 741, 8 pattes 3,00 TDA 2020 20,00 SO 41 P 15,50 TL 071 6,50 SO 42 P 16,50 TL 072 11,00	Incassables, rainurés, avec visserie Réf. 110	0,25 m 10,00 1 m 12,50 0,50 m 11,00 1,50 m avec pointe
6 A 100 V	TAA 550 2,00 UAA 170 35,00 TAA 651 B 9,00 UAA 180 35,00	Réf 116 40,00 Réf 220 40,00 Réf 221 52,00 Réf 20 A 14,00	de touche 15,00
2 V 7 à 3,9 V	PROMOTION AY 3 - 8500 30.00 555 8 p les 3 10,00	Réf 222 62,00 Réf 30 A 24,00	Môle BNC 11,00 Fiche T.V. M ou F 1,70 Socle BNC 11,00 Socle T.V. M ou F 3,00 C.B. 5 le m 2,00 Fil spécial péritélévision
Promotion Pochette de 30 diodes Zener, tension de 3,6 V à 68 V 15 valeurs La pochette de 30	CD 4001 les 10 18,00 556 les 3 10,00 74 LS OON les 10 15,00 741 8 p. les 4 10,00	Réf EM 1405 33,00 Réf EB 11-08 FA 42,00 Réf EC 18-07 FA 60.00 Réf ET 24-09 120.00	C.B. 11
PONTS DE DIODES	SUPPORTS à souder	Réf. EB 16-05 FA	I 24 contacts
1 A 200 V 2,00 5 A 200 V 8,00	8 14 16 18 20 22 24 28 0.80 F 1.00 F 1.00 F 1.50 F 1.50 F 1.50 F 1.70 F 2.00 F	Plastique, 2 demi-coquilles. Face avant et arrière détachable. Assemblage par 2 vis. Pieds pour fixer les circuits. N° 1 120×60×80mm 10,00 N° 3 120×90×80mm 14,00	FILS ET FICHES POUR H.P. — 1 borne rouge à ressort
7,00 25 A 200 V	Support pour TBA 810 ou TBA 800 2,00 Support TO 66 la pièce 1,00	N° 2 120×60×140mm12,00 N° 4 120×90×140mm16,00 N° 5 101×60×26 mm, logement et trappe pour piles 13,00 N° 6 220×140×64 mm 30,00	Bornier d'enceintes (— 1 borne noire à ressort) 6,00 Connect (canon) verrouil 3 cont — fem prolongateur 25,00
Rouge 3 ou 5 mm 0,80 Rouge 5 mm plate 1,00	Support TO 3 la pièce 1,50	ALARMES	— mâle prolongateur . 25,00 — femelle châssis . 25,00 Fil spécial haute défin . repéré faible perte 2 × 2 carré
Verte 3 ou 5 mm 1,00 Verte 5 mm plate 1,00 Jaune 3 ou 5 mm	Calotte alu Ø 10, 15, 22, 27 mm	Détecteur de passage ou photo-interrupteur, comprend 1 diode led - 1 photo-transistor la pièce 5,00 Contacts de partes la pièce 20,00	SUPER AFFAIRE
Rouge 3 ou 5 mm en pochette de 10 7,00 Verte 3 ou 5 mm en pochette de 10 9,00 Jaune 3 ou 5 mm en pachette de 10 9,00	Bouton pour potentiomètre à glissière	Centrale 2 sirènes 7 détecteurs + câble 1 150,00 Voiture (consommation courant) 150,00	Modulateur UHF canal 36, alim 5-10 V (permet de pouvoir attaquer un téléviseur par l'antenne, avec un signal vidéo) Applications : Jeux vidéo - Visu - Informatique
LED subminiat: 2 mm rouge, haute luminos, les 3015,00	Calotte alu diam. 28 mm les 10 10,00	Sirène 56,00	Le modulateur livré avec documentation 15,00

26 à 30, RUE DU LANGUEDOC - 31000 TELEPH (61) 52.06.21 - TELEX 530.718

Norme		_
Socie HP	Mâle 6 contacts	3,0
Socle 3 contacts	Mâle 7 contacts	
Socie 4 contacts	Mâle 8 contacts	
Socie 5 contacts 1,60	Femelle HP	1,7
Socle 6 contacts 1,70	Femelle 3 contacts	
Socie 7 contacts	Femelle 4 contacts	2,4
Socie 8 contacts 2.00	Femelle 5 contacts	2,5
Mâle HP	Femelle 6 contacts	3,0
Mâle 3 contacts 2,20	Femelle 7 contacts	3,3
Mâle 4 contacts 2,30	Femelle 8 contacts	3.5
Mâle 5 contacts 2,40	Mâle AM ou FM	2,5
Norm	es US	
Socle Jack 2,5 mm	Jack 6,35mm mono métal	5,0
Socie Jack 3,2 mm	Jack 6,35mm stéréo bock	2,5
Socie Jack 3,2 mm stéréo 2,50		
Socle Jack 6,35 mono 2,00	Fem. prol. 2,5 mm	1,2
Socie Jack 6,35 stéréo 2,50		
Jack måle 2,5 mm 1,20	Fem. prol. 6.35 mm mono	2,0
Jack måle 3,2 mm 1,20	Fem. prol. 6,35 mm stér.	2,5
Jack måle 3,2 mm stéréo 3,00		
Jack måle 6,35 mm mono 2,00	Fem. CINCH R ou N	1,4
Socie CINCH fix	ECROU - 2,50	
	MENTATION -	-
Fiche secteur mâle 2,50	Socle secteur mâle	
Fiche secteur femelle 2,50	2 contacts 4 mm	
Socle secteur femelle isolé	Socle secteur normes Eur	opo
10 A 400 V 2 cont. 4mm 2,50	3 centacts	8,0
	Femelle cordon1	5,0
Fiche mâle 4 mm isolée	Pointe touche R ou N	5.0
serrage vis 6 couleurs 1,50	Grip fil rouge ou noir1	5.0
Douille isolée femelle 4 mm	Grip fil miniature R ou N 1	
à souder 6 couleurs 1.00	Pince croco à vis	
Douille isolée 15 Amp.	Pince croco isolée	.,-
rouge ou noir		2.0
Socies RCA (cinch) à souder		
Socie DIN 6 contacts		
Socle HP DIN	+	2,01
fiche alim. BT à coupure		
Cordon secteur moulé, blanc, 2	V 0.5 mm 2 1 1 20 m	,,,,
Curdon secreti mone, blunc, 2	A U, J man, Z L 1, ZU m	

CIRCU	ITS	IM	PRI	MES
&	PRO	DL	JITS	

80 × 150 mm	les 10 plaques	7,0
200 × 300 mm	la plaque	4,01
Plaque papier epoxy 16/10 35 microns		
1 face 70 × 150	la plaque	1,5
1 face 100 × 300	la plaque	4,00
1 face 200 × 200	la plaque	5,0
1 face 200 × 300	la plaque	8,00
Plaque verre epoxy 16/10, 35 microns		
2 faces 180 × 300		10,00
1 face 200 × 300	la plaque	15,00
Plaques présensibilisées positives		
Bakélite 200 × 300	1 face	45,0
Type epoxy 200 × 300		65,0
BRADY pastilles en carte de 112, en Ø	1,91 mm, 2,36	mm.
2,54 mm, 3,18 mm, 3,96 mm	la carte	10,0
Rubans en rouleau de 16 mètres		
largeur disponible 0,79 mm, 1,1 mm		
1,27 mm, 1,57 mm	le rouleau	17,0
2,03 mm, 2,54 mm	le rouleau	20,0
Feutres. Pour tracer les circuits (noir)		
Modèle pro avec réservoir et valve		
REVELATEUR en poudre pour 1 litre		
Etamage à froid		
Vernis pour protéger les circuits		
Photosensible positiv 20		
Résine photosensible positiv - révélateur		
Gomme abrasive pour nettoyer le circuit		
Perchlorure en poudre, pour 1 litre		

MESURE ____ Elc ____

AL 784, 12 V, 3 A 230,00	AL 785, 12 V, 5 A 350,00
AL 745, 0-15 V, 0,3 A 500,00	AL 812, 0-30 V, 0-2 A 640,00
— Han	neg
HM 103 avec sonde 1/10	
HM 203-4 avec 2 sondes 1/10	
HM 204 avec 2 sondes 1/10	5 250,00
- Met	trix —
MX 522	MX 562 1 050,00
Nouvel oscillo OX 710 B, 2 × 15	MHz, avec sondes 3 150,00
Ice Per	rifelec
Microtest 80	330,00
ICE 680 G	420,00
ICE 680 R	500,00
EXCEPT	ONNE
CONTROLEUR 2 000 A /volt. Ter	
Ohmètre 1 gamme, I continu 0,1	
- APPAREILS DE TABLE	Commence of the Commence of th
Classe	
Fixation par clips. D	
Voltmètre Ampèremèt	
15 V - 30 V - 60 V 1 A - 3 A - 6	
VU-METRES EN	PROMOTION
VU-mètre 200 micro. Très beau	
VU-mètre 200 micro + éclairage	
VU-mètre 0 central	
VU-mètre petit modèle	
The state of the s	

6 V, 2 contacts travail	
12 V. 3 contacts travail	la pièce 4,00
6 V. Picots 2 RT	la pièce 10,00
12 V. Picots 2 RT	lo pièce 10,00
12V Subminiature 2RT contact 1A, 5 Picot	ts 20×10mm, H11mm
Peut se monter sur un support de circui	t intégré 16 pattes.
	la pièce 12,00
24 V. 4 RT Contacts 10 A	la pièce 12,00
6 V. 12 V. 24 V. 48 V. 4 RT	la pièce 12,00
12 volts européens Picots 6 RT	la pièce 15,00

RESISTANCES

1,4 W 5 % ΙΩ à 10Ω0,20	
10Ωà 2,2 MΩ 0,10	Bobinées
1,2 W 5 % 10à 100 0,25	3 W 0,1 à 3,3 kΩ 2,50
10Ωà 10 MΩ 0,15	5 W IΩ à 8,2 kΩ3,50
1 W 10Ωà 10 MΩ 0,40	10 W 1Ω à 18 kΩ 4,50
2 W 10Ω à 10 MΩ 0,70	
	2

PROMOTION	
Résistances 1 + 4 W 5 % de 10Ω à 2.2 M Ω (50 vo	aleurs)
La pochette de 225 pièces panachées	
Les 2 pochettes	
1/2 W, valeur de 10 \Omega i M\Omega (50 valeurs)	
La pochette de 200 panachées	10.00
Les 2 pochettes	
1 W _e et 2 W, valeur de 15Ω - 8 MΩ(40 valeurs)	10,01
La pochette de 100 panachées.	10.00
	10,00
1/4 W - 1/2 W - 1 W - 2 W (100 valeurs)	
La pochette de 400	
Les 2 pochettes	25,01
3 W et 5 W, vitrifiées et cimentées, valeur de 2,21	i.L
å 10 kΩ(25 valeurs)	
La pochette de 50	12,00
Les 2 pochettes	
Réseau de résistance valeur de 100 r à 47 k les	40 10,00
- RESISTANCES AJUSTABLES EN PROMO	TION -
Miniatures pas 2.54 mm de 10Ω à 470 K	
La pochette de 40	10.00
Petit et grand modèle de 10Ω à 2,2 M Ω	
La pachette de 65	13.00
	TO SECURITY OF THE PARTY OF THE

POTENTIOMETRES

Ajustables pas 2,54 mm pour circuit imprimé verticaux et horizontaux	
valeur de 100Ω à 2,2 MΩ	0
Type simple rotatif axe 6 mm	
Modèle linéaire de 100Ω à 1 M Ω 3,2	0
Modèle log. de 4,7 k Ω à 1 M Ω . 4,2	0
Type à alissière pour CI déplacement du curseur 60 mm	
Mono linéaire de 4,7 K à 1 MΩ	0
Mono log. de 4,7 K à 1 MΩ	
Stéréo linéaire de 4,7 K à 1 MΩ	
Stéréo log. de 4,7 K à 1 MΩ	
Potentiomètre 10 tr/s pas 2,54 mm 89 P, valeur 100Ω à 1 M	
la pièce	0
POTENTIOMETRES EN POCHETTE	
Bobines de 22Ω à 3,3 kΩ	
La pachette de 20 panachées 10,0	0
20 to 2 2 LO La bette de 10 10 0	ä

POTENTIOMETRES EN POCHETTE	
Bobines de 22Ω à 3,3 kΩ	
La pachette de 20 panachées	10,00
20 tours 2.2 kΩ La pochette de 10	10,00
Rotatifs avec et sans interrupteurs de 2200 à 2,2 MC	1
La pochette de 35 en 15 valeurs	12.00
	20,00
Rectilignes de 220Ω à 1 MΩ	
La pochette de 30 en 10 valeurs	15.00
Potentiomètre rotatif à axe 10 K linéaire	
Les 10 pièces	10.00
- SFERNICE professionnel miniature, obturé résine,	
support stéatite, fixation par écrou. Livré avec bout	on
gris professionnel, index de repère, cache avant,	
serrage au centre, valeur 4,7 kA 3 pots + 3 boutons	12.00
Ajust 10 tours de 10Ω à 10 Kles 10	

Axe 6 mm, puissance 3	W	
10Ω - 22Ω - 47Ω -	- 100Ω - 470Ω - 220Ω -	
1 kΩ- 2,2 kΩ- 4,7Ω-	- 10 kΩ1	8

VISSERIE CONNECTEURS

Vis 3 × 10 le 100 8,00 Vis 3 × 15 le 100 8,50 Ecrous 3 mm le 100 8,00 Vis 4 × 10 le 100 9,00 Ecrous 4 mm le 100 19,00 Cosses 5 souder (prix por 1 00) 3 mm 2,50 4 mm 2,50 6 mm 3,50 Picot pour CIles 300 Raccord pour picot c-dessus les 50 5,00 Borniler 2 picots à vis juxtoposoble les 50 5,00	Contact fyre en laiton encarrable pas 3,96 mm of contacts 2,20 10 contacts 2,80 15 contacts 3,30 8 mm of contacts 3,50 8 mm vendu male + femelle 5 contacts 2,20 7 contacts 2,30 7 contacts 3,10 11 contacts 3,40 11 contacts 3,40	
Filtre secteur, monobloc, fixo Norme Europa - 2 fils + terre Boîtier d'éclairage (mignon d' louge articulée, livré avec am	la pièce 30,00 e luxe) 90 × 40 mm,	

la pièce	5,00
 Chargeur pour 1, 2, 3 ou 4 batteries 	
CadNickel Type R6, 220 V, intensité de charge 50 mi	A
Le boîtier avec notice d'utilisation	
· Bornier à vis 1 contact juxtaposable la pochette de 10	5,00
Picots ronds, diamètre 2 mm, L. 19 mm	
la pochette de 300	3,00
Cosses relais, barrettes à picots	

TRANSFOS D'ALIMENTATION

1244 054

6 V, 0,5 A	23,50	24 V, 1 A × 35,00	
6 V, 1 A	23,50	2 × 6 V, 0,5 A 27,00	
6 V, 2 A	30,00	2 × 12 V, 1 A × 35,00	
9 V, 0, 5 A	24,50	2 × 15 V, 1 A × 47,00	
9 V, 1 A	27,00	2 × 15 V, 2 A × 55,00	
12 V, 0, 5 A	27,00	2 × 18 V, 1 A × 53,00	
12 V, 1 A	30,00	2 × 24 V, 1 A × 55,00	
12 V, 2 A		2 × 12 V, 2 A × 55,00	
18 V. 0,5 A	27,00	2 × 18 V. 2 A × 70,00	
18 V, 1 A	× 31,50	2 × 24 V, 2 A × 88,00	
Les transfos mara	qués d'une croi	x ne sont vendus que sur place.	

. SI	UPER PR	OMOTION	
	PRIMAIRE	220 VOLTS	
12 V. 1 A	12.00	15 V. 1.2 A	15.00
0-14 V. 20 VA	12.00	30 V. 0.5 A	10.00
12 V, 1,6 A	15,00	6 V, 1 A	8,00
N	INIATURE	S A PICOTS	
12 V, 0, 1 A	7,00	15 V, 0, 1 A	7,00
12 V, 0,2 A	10,00		

TORIQUES 15 V, 1,5 A	55,00
TORIQUES 22 V, 30 VA - 12 V, 10 VA	. 90,00
TRANSFOS POUR MODULATEURS	
Miniature à picots rapport 1/5	5,00
Subminiature à picots imprégné rapport 1/8	
Primaire 220 V, secondaire 30 V, 2 A	30,00
Primaire 220 V. secondaire 12 V. 2 A	20,00
Primaire 220 V, secondaire 6-12-24-28 V, 30 W	30,00
Port 15,00 par transformateur	

MODULES

Ampli monté avec un TBA 800. Puissance 4 watts sous 12 volts Liuré avec schéma sans potentiomètre. 35,00 Récepteur perties andes. Livré en état, sans boîtier ni piles mais avec le haut-parleur, alim. 4,5 V. 15,00

- POUR RECUPERATION DES COMPOSANTS -
Module Nº 1 4 circuits intégrés - 30 transistors
(BC 238 - BC 1783 - 20 cond. 4 diodes 1 A
Composants neufs 50 résistances 10,00
Module N° 2 : 1 transfo 1 rapport 1/2 - 3 Cl (support)
+ 1 pont 1 A - 6 BC 238 - 7 chimiques. Ajust. + mylar
+ résist etc Composants neufs
Module N° 3 : 1 radiateur 80 W perce pour TO 3 - 15 TO 92 -
BC 238 - 10 chimiques, 4 diodes, 3 A, etc

EXCEPTIONNEL

Boîtier métal TO 18. Boîtier époxy TO 92	la poi	m tous référencés chette de 50 en 10 types chette de 70 en 10 types	
		silicum PNP 30 V, 0,3 A	10.00
· Haut-parleur, emb	-Managing Straff	les 40 pièces	10,00
5 cm, 25 ohms 7 cm, 50 ohms	6,00	7 × 12 - 4 ohms 8 × 16 Siare	10,00
TEXAS. Circuit intégr	ré boîtier Di issance de	JAL, réf. 76023. Ampli 8 3 W à 8 W sous 8 Ω	F. Alim
la piè	ce 5,00 es 20,00	les 2 pièces les 10 pièces	
ies a hier			
SERRURE livrée avec	2 clets		1,00
SERRURE livrée avec		ite, plusieurs modèles	1,00
SERRURE livrée avec	andrin ferr		4,00

MICROPROCESSEURS

Quartz	Effaceur d'Eprom complet
32.768 Kcs	En Kit 179,00
1.000 MHz	Divers
1 008 53,00	CA 3161
1.8432 35,00	CA 3162 55,00
2.000	XR 2211 55,00
3.2768	AY 3.8910
3 579 19,00	SP0256AL2 140,00
4.000	P825540,00
4.433	Visualisation
4.9152	EF 9364P90,00
5 000 19,00	RO3 2513 100,00
6.144	AY3 1015
6.400	Promotion
10.000	MC 6801L1 80,00
10.240 19,00	MC 68A00
10.700	MC 68B00
12.000 19,00	8T28
16.000	Disquettes 5 Mémorex
18.000	SF.SD
18.432	SF.DD
Moniteurs	DF-DD
Ecran 31	DFDD96TPI
VERT 1 250,00	K7-C15 12,50
AMBRE 1 250,00	Sup. Force Nulle
	24 broch95,00
	28 broch106,00
Clavier	s ASCII
63 touches ASCII	
Sortie → et //	870,00
83 touches ASCII	
Sortie - et //	1 190,00
54 touches non encodées	
4 × 4 noir droit vierge	
4 × 3 noir droit v. , d	80,00

CONDENSATEURS CERAMIQUES -

Types disque ou plaquette		
de 1 pF à 10 NF 0,30 47 NF ou 0	,1 MF	0,40
CERAMIQUES EN POCHI Axigux, Plaguettes assorties (50 valeurs)	ETTE	
la poch		
STYROFLEX —		
Axiaux 63 V - 125 V de 10 pf à 10 NF		0,50
Promotion Pochette, valeur de 100 pF à 0,1 MF (20 val	eurs)	
lo poch	ette de 100	15,00
les	2 pochettes	25,00
MICAS		
De 47 PF à 2000 PF la poo	chette de 50	12,00
les	2 pochettes	20,00
Condensateurs BY-PASS, 1000 PF		
	les 20	5,00
MOINES MYLAD		

250 V	400 V
	400 V
0,65	
0,65	
0,65	0,90
0.80	
0.90	1,40
1.20	2.00
1.40	2,40
2.20	
1.50	4.10
4.10	
V	5,00
	8,00
0 0,1 4	MF 3,60
0,2	2 MF 6,00
	0,65 0,80 0,90 1,20 1,40 2,20 1,50 4,10

MYLAR EN PROMOTION

	200	les 50	4,50 F	0,15	250	les 30	6,00	đ
4.7	400	les 20	3,00 F	0.22	250	les 30	7,00	F
10	100	les 35	5,00 F	0.27	250	les 20	5,00	ŧ
10	400	les 20	4,00 F	0.47	160	les 20 .	8,00	F
22	250	les 35	.6,00 F	0.47	250	les 20	9,00	F
47	100	les 30	7,00 F	1	100	les 20	8,00	F
100	63	les 30	9,00 F	2.2	100	les 10	6,00	F
			0 V continu			les 30		

MYLAR EN SUPER-PROMO

ette de 100 condensateurs les 2 pochettes			ue i nru i
V. de 4,7 NF à 1 MF	V, 100	radiaux 63	Miniatures
la pochette de 50 les 2 pochettes			

les 2 6,00

	- CHIMIC	QUES -	
	CHIMIQUES	XUAIXA	
	25 V	40 V	63 V
1 MF			0.60
2,2 MF			0,60
4,7 MF			0.60
10 MF		0,60	0.65
22 MF	0,60	0,60	0,70
47 MF	0.65	0,70	0.90
100 MF	1,00	1,20	2,30
220 MF	1,10	1,30	2,30
470 MF	1,60	2,80	4,40
1000 MF	3,50	4,40	7,00
2200 MF	5,60	7.30	10,90
4700 MF	9.00	12.90	19,70
1000 MF 80/100	V	***********	0 40
2200 MF 80/100	11/		17 00

SUPI	ER PROMOTION
Pochette Nº 1 - 15 vale	eurs de 4,7 µF à 1000 µF 6 V et 9 V
	la pochette de 50 6,00
	les 2 pochettes 10,00
Pochette Nº 2 : 15 vale	iurs, 1 µFà 1 500 µF 9 V et 25 V
	la pochette 10,00
	les 2 pochettes15,00

AFFAI	RE EXTRA		
STOCK 10	0 000 PIECES de ch	aque	
< 10 mm e	n bande		
	la boîte de	100	10,00
50 7,50	les	100	12,00
2 V	la pochette de	100	10.00
	STOCK 10 10 mm e	10 mm en bande la boîte de 50 7,50 les	\$TOCK 100 000 PIECES de chaque 10 mm en bande la boîte de 100 50 7,50 les 100

MF	٧			MF	٧			
1	16/20	les 20	3,50	470	25	les	20	10,00
2,2	60	les 20	4,00	470	50	les	10	8,00
4,7	16/25	les 20	4,50	680	100	les	5	7,00
8	350	les 20	. 6,00	1000	25	les	10	9,00
10	25	les 20	5,00	1000	40	les	10.	12,00
10	63	les 20	6,00	1500	40	les	10	12.00
22	16/25	les 20	6,00	1500	70	les	5.	15,00
33	100	les 20	5,00	2200	40	les	5	12,00
47	16/25	les 20	6,00	3000	50	les	3	10,00
100	40	les 20	8,00	3300	40	les	4	10,00
220	25	les 20	8,00	4700	16	les	5	10,00
470	16	les 20	8,00	4700	40	les	3	10,00
0.000	MF 50 1	v profes	sionnel		lo	pièc	e 1	2,001
00 - 1	00 MF,	250 V.				le	\$ 5	5,00
00 MF	, 385 V					. le	\$ 5	5,00
00 MF	. 385 V					le	5 3	10.00

_		- TANTALE G	OUTTE -	
		6,3 V	16 V	25 V
0,47	MF	_	_	1,00
1	MF	_	_	1,00
1,5	MF	_	_	1,10
2,2	MF	-	1,00	1,20
		6 V	16 V	25 V
3.3	MF	_	_	1,30
4.7	MF	1,00	1,20	1,50
10	MF	1,00	1,30	1,50
22	MF	1,50	2,50	_

TANTALES EN PROMOTION	
Pochette panachées de 0.1 MF à 33 MF. Tension de 6 V à 35 V	
la pochette de 30 pièces 20,0	10
les 2 pochettes 30.0	

	NON	POLA	RISEES	EN P	RO	NO	
F 30 Vol	ts				les	10 pièces	4,00
F 50 Vol	ts				les	10 pièces	4,50
MF. 30 V					les	10 pièces	5.00

		nd. Ajust				
12 PF 1,20 - 2	0 PF 2,	20 - 40 PF	2,50 -	60 PF		2,70
Ajust PRO 6 p.					les 20	6,00
Ajust 6-12 et 2	0 pF		les	30 pa	nachés	6.00
Variable 300 pF					les 4	10.0

CONDITIONS **DE VENTE PAR CORRESPONDANCE**

Nos prix sont T.T.C. Nous expédions :

a) Contre paiement à la commande, forfait port et emballage 35 F.

b) En contre-remboursement, acompte 20 % : forfait port et emballage 70 F.

Nous acceptons les commandes des Ecoles et Administrations.

Nous n'envoyons que les marchandises dont nous faisons la publicité.

ALGERIE: 0 à 2 kg colis lettre 2 à 20 kg colis postal. Limité à 1.300,00 F par colis, port compris.

Minimum d'envoi 200,00 F

- Pas de catalogue
- Détaxe à l'exportation
- · Ouvert tous les jours

(sauf le dimanche et les jours fériés) 9 hà 12 h et 14 hà 19 H le samedi 8 h à 12 h et 14 h à 19 h

Professionnels

MAQUETTE ET MODÈLE RÉDUIT

Avions - Autos - Bateaux - Trains - Figurines - Jeux de Réflexion - Maquettes d'Industrie et d'Architecture - Produits - Matériaux - Outillages

2 MOMENTS EN 1985 à ne manquer sous aucun prétexte



LES JOURNÉES "PRO"

du dimanche 17 au mardi 19 février 1985 Centre des Expos, 30 quai d'Austerlitz 75013 Paris

4 jours après Nuremberg c'est la rencontre fournisseurs-distributeurs. En 1984 l'unanimité des exposants (40) et la quasi totalité des visiteurs (980 soit 439 magasins spécialisés) ont considéré indispensable la tenue de ces journées.

LE 6° SALON INTERNATIONAL DE LA MAQUETTE ET DU MODÈLE RÉDUIT

du 30 mars au 8 avril 1985 - CNIT - Paris La Défense

Le salon officiel, le plus grand au monde dans sa spécialité, destiné au grand public (121.606 visiteurs en 1984)

Une extraordinaire promotion à travers tous les médias.

FABRICANTS - ARTISANS - IMPORTATEURS soyez présents aux 2 grands événements annuels de votre profession

5	Coupon à retourner à SPODEX. 101, rue Saint Lazare 75009	Paris. Tél. 285.79.25	pour recevoir un	dossier d'exposant,
	Société	Fabricant	Artisan 🗌	Importateur
	Nom du responsable	autres à préciser	••••	
	Adresse	tél	Ville	***************************************

LECTRONICIE



DES ROBOTS... CHEZ 3Z!!!

ASSEMBLEZ VOUS-MÊME VOTRE PREMIER ROBOT

Toute une gamme à partir de 129 F

Les montages électroniques sont déjà effectués et testés, l'assemblage ne nécessite aucune expérience particulière.



SKIPPER MECHA

Le plus simple, se déplace rapidement en claudi-quant sur ses deux jambes.

ETS V. KLIATCHKO

6 bis, Rue Auguste Vitu - 75015 PARIS Tél.: 577.84.46

SOUND SKIPPER

Le modèle précédent équipé d'un micro ampli qui le fait réagir à chaque bruit assez fort.

TURN BACKER
Se déplace sur ses 6 jambes et effectue un quart de tour à chaque fois qu'il perçoit un bruit assez fort par son micro très doué pour les slaloms.

PIPER MOUSE

Se déplace sur trois roues montées sur amortisseurs et réagit à chaque coup de sifflet grâce à son détec-teur d'ultrasons.

Découvrez les multiples fonctions de la robotique

AVOIDER
Se déplace sur 6 jambes et évite les obstacles placés sur son chemin grâce à son détecteur à infrarouges très doué aussi pour le slalom.

ADRESSE

Il avance, tourne sur lui même en glissant sur deux grands disques caoutchoutés. Il est livré avec une radiocommande.

radiocommande.

MEMOCRAWLER
Le plus intelligent de la famille, il avance, tourne des deux côtés émet un bruit ou s'allume en fonction du programme entré en mémoire à partir d'un clavier:
(RAM 256×4 bits). Un jeu fantastique qui se déclace un trois pruise. déplace sur trois roues

Ces robots fonctionnent à l'aide de piles standards qui ne sont pas livrées avec les kits.

REVENDEURS. CONTACTEZ-NOUS

pour distribuer ces fabuleux produits révolutionnaires. Pas de risque de stock, nous le maintenons.

PARTICULIERS intéressés

contactez-nous. Nous vous donnerons l'adresse de votre revendeur le plus proche.

3Z - 3, rue de l'Aviation - 93700 DRANCY - **Tél. (1) 831.93.43**

FORMATION

département électronique d'Educatel

- UN ENSEIGNEMENT THEORIQUE grâce à des cours par correspondance à suivre chez vous et à votre rythme. Vous êtes en permanence assisté et conseillé par un professeur qui corrige vos devoirs.
- UN ENSEIGNEMENT PRATIQUE sur du matériel que vous utiliserez chez vous. Vous disposerez d'un équipement professionnel complet utilisant une technologie de pointe et adapté à votre spécialité : pupitre d'expérimentation digitale, carte micro-processeur, ampli stéréo, etc.
- UN STAGE DE PERFECTIONNEMENT (facultatif) dans notre centre de stages à Paris. Vous aurez la possibilité de travailler sur du matériel de professionnel et de bénéficier directement des conseils d'un professionnel.

METIERS PREPARES	DUREE DE LA FORMATION	NIVEAU D'ACCES
ELECTRONICIEN	15 mois	Acces. à tous
TECHNICIEN ELECTRONICIEN	21 mois	C.A.PB.E.P Seconde
TECHNICIEN EN MICRO-PROCESSEURS	4 mois	C.A.PB.E.P. + Exp. prof.
B.T.S. ELECTRONICIEN	27 mois	Baccalauréat
TECHNICIEN EN AUTOMATISMES	23 mois	C.A.PB.E.P Seconde
SPECIALISATION EN AUTOMATISMES	10 mois	C.A.PB.E.P. + Exp. prof.
MONTEUR DEPANNEUR RADIO TV HI-FI	22 mois	Acces. à tous
TECHNICIEN RADIO TV HI-FI	25 mois	C.A.PB.E.P Seconde



Si vous êtes salarié, votre étude peut être prise en charge par votre employeur (loi du 16-7-1971 sur la formation continue). EDUCATEL - 1083, route de Neufchâtel 3000 X - 76025 ROUEN Cédex

SOGEX POSSIBILITE
DE COMMENCER
VOS ETUDES
A TOUT MOMENT DE L'ANNEE

DUN	pour re	cevoir	GRATUI	TEMENT
et sans aucun e	ngagement	une doc	umentation	complète
sur le secteur or	u le métier	aui vous	intéresse.	

sur les programmes d'études, les durées et les tarifs.

M. Mme Mlle

Adresse: Nº Rue

Code postal Ville

...... Age Niveau d'études

Profession exercée Précisez le ou les métiers qui vous intéressent

EDUCATEL G.I.E. Unieco Formation 3000 X - 76025 ROUEN CEDEX

Pour Canada, Suisse, Belgique : 49, rue des Augustins - 4000 Liège Pour TOM-DOM et Afrique : documentation spéciale par avion.



ALBION

9, rue de Budapest, **75009 PARIS**

(métro Gare Saint-Lazare) Tél.: 874.14.14

CHARGEUR BST



Pour 4 accus type R 6 BC 4	65,00	
Universel type R 6 - R 14 - R 20 -		
GF 22 BC 5 U	110.00	

OUTILLAGE

Pince à dénuder miniature Sofico	125.00
Pince coupante miniature Sofico	96,50
Pince plate miniature Sofico	93,50
Pince 1/2 ronde droite mini	ature
Sofico	95,00
Pompe à dessouder PM Philips	92,50
Pompe à dessouder stand. Philips .	85,00
Pompe à dessouder GM Philips	96,00

minimum d'envoi : 50 F port et emballage

MODE DE PAIEMENT C.C.P. - Chèque bancaire Contre-remboursement

SWITCH

du LUNDI au SAMEDI inclus de 9 h 30 à 19 h sans

interruption

2 inter dil.								×				. 15,00
4 inter dil.												
6 inter dil.												
8 inter dil.												
10 inter dil		 		*								21,00 F

SOUDURE 60 % ETAIN

100 g 10/10											19,00
250 g 7/10											43,00
500 g 7/10											85,00
500 g 10/10											82,00
1 kg 10/10 .		×	×								170,00

DECICTANCES

TILOID TARGES	
1 % couche métal décade E 96.	
la pièce	
1/4 W de 10 Ω à 301 kΩ, par 5 2,10	
1/2 W de 309 kΩ à 1 MΩ, par 10 1,75 5 % couche métal. décade E 24,	
la pièce	
1/4 W ou 1/2 W 1 Ω à 1,1 MΩ, par 100 30,00	
par 500 22,00	
5 % couche carbone décade E 12, 1 W ou	
2 W, 10 Ω à 1 MΩ, la pièce 0,80 Bobinée vitrifiée	
3 W : de 0,1 Ω à 5,6 kΩ, la pièce 6,00	
8 W : de 0,1 Ω à 47 kΩ, la pièce 9,00	

Jusqu'à 1 kg: 22 F - de 1 à 3 kg : 28 F de 3 à 5 kg : 33 F - au-delà : tarif SNCF C/remb. : tarif spécial selon poids

résine photosensible pour dessin ou circuits imprimés





sur simple demande

NOM: ADRESSE: PRENOM:

SLORA B.P.91-*57*602 FORBACH

TORG

la mesure, imbattable... au rapport qualité/prix

« II-4324 »



Résistance interne : 20.000 ohms/volt courant continu c. alternatif. 60 mV à 1.200 V en 9 gammes voits c. continu OU mv a 1.200 v en 9 gammes Volts c. alternatif 0.3 v a 900 v en 8 gammes Ampères c. continu 6 µA à 3 Amp. en 6 gammes Ampères c. alternatif 30 µA à 3 Amp. en 6 gammes Ohm-mètre 2 ohms à 20 Megohns en 5 gammes Décibels — 10 à - 12 dB échelle directe Dim. 163 × 96 × 60 mm. Livre en boîte carton rentorce avec cordons, pointes de touche embouts croco - Prix sans pareil 185 F embal. 26 F

« U-4315 »



«U-4313"

Résistance interne : 20 000 ohms/volt courant continu.

Précision : ± 2.5 % c. continu, et ± 4 % c. alternatif.

Volts c. continu 10 mV à 1 000 V en 10 gammes

Volts c. continu 250 mV à 1 000 V en 9 gammes

Ampères c. continu 5 μ À 2.5 A en 9 gammes

Ampères c. continu 6 μ A 2.5 A en 7 gammes

Ohm-mètre 1 ohm à 10 Megohms en 5 gammes

Capacités 100 PF à 1 MF en 2 gammes

Décibels −16 à + 2 dB échelle directe

Dim. 215 × 115 × 80 mm. Livre en malette alu portable, avec cordons, pointes de touche cordons, pointes de touche embouts grip-fil. Prix sans pareil 189 F embal. 31 F

« U-4317 »



Avec disjoncteur automatique contre toute surcharge. Résistance interne : 20.000 ohms/volt courant continu. Résistance interne 20.000 ohms/volt courant continu Précision ± 1.5 ° c. continu et ± 2.5 ° c. alternatif. Volt c. continu Volt c. continu Volt c. continu 50 mV à 1.000 V en 10 gammes Volts c. alternatif 50 mV à 1.000 V en 9 gammes Ampères c. continu 5 μ A à 5 Amp. en 9 gammes 25 μ A à 5 Amp. en 9 gammes Ohm-mètre 1 ohm à 3 Mégohms en 5 gammes Decibels 50 mV à 1.000 V en 9 gammes 0 continu control voltage de la control voltage de l Dim. 203 × 110 × 75 mm. Livré en malette alu portable. avec cordons, pointes de touche cordons, pointes de touche embouts grip-fil. Prix sans pareil 289 F embal. 31 F port et

« U-4341 »



CONTROLEUR UNIVERSEL à TRANSISTORMETRE INCORPORE CONTROLEUR UNIVERSEL à TRANSISTORMETRE INCORPORE
Résistance interne : 16.700 ohms par volt (courant continu).
Précision : ± 2.5 % c. continu et ± 4 % c. alternatif.
Volts c. continu 10 mV à 750 V en 6 gammes
Volts c. alternatif 50 mV à 750 V en 6 gammes
Ampère c. continu 2 µA à 600 mA en 5 gammes
Ampère c. alternatif 10 µA à 300 mA en 4 gammes
Ohm-mètre 2 ohms à 20 Mègohms en 5 gammes
TRANSISTORMÈTRE : Mesure ICR. IER. ICI. courants base, collecteur
en PNP et NPN - Dim. 213 × 114 × 75 mm. En malette alu portable,
avec cordons, pointes de touche
embouts originil Prix sans pareil port et embal. 31 F 195 F embouts grip-fil. Prix sans pareil

Les gammes de mesures sont données de ± 1/10° première echelle à fin de dernière échelle

OSCILLOSCOPE « TORG CI-94 » du DC à 10 Mhz

DÉVIATION VERTICALE : Simple trace, temps de montée 35 nano-S, atténuateur 10 positions (10 mV/div. à 5 V/division), impéd. d'entrée directe : 1 M Ω /40 pF avec sonde 1/1 et 10 M Ω /25 pF avec sonde 1/1

DÉVIATION HORIZONTALE : Base de temps déclenchée ou relaxée, vitesse de balayage 1 micro-S/div. à 50 milli-S/division en 9 positions, synchro automatique intérieure ou extérieure (+ ou –). Écran 50×60 mm, calibrage 8×10 divisions (1 div. = 5 mm), dimensions oscillo : L. 10. H. 19, P. 30 cm.

Livré avec 2 sondes : 1/10 et 1/1 Prix sans pareil

1595 F emb. 60 F

OSCILLO « TORG C1-90 » du DC à 1 MHz Mêmes fonctions que modèle C1-94, dimens, et présentation identiques. Livré avec 2 sondes : 1/10 et 1/1 990 F emb. 60 F Prix sans pareil

AMPÈREMÉTRIQUE

Mesures en alternatif 50 Hz, 0 - 10 - 25 - 100 - 500 Ampères en 4 gammes, 0 - 300 - 600 volts, 2 gammes 239 F embal. 60 F Prix sans pareil.

UN BEAU CADEAU TORG **DE PROMOTION**

Valable jusqu'au 31/07/1984	Prix	Port
OSCILLO CI-94 + CONTRÔLEUR 4341	1 645	76
PINCE AMPEREMÉTRIQUE + CONTRÔL. 4341	339	31
2 CONTRÔLEURS 4324 + CONTRÔL. 4341	439	76
2 CONTRÔLEURS 4315 + CONTRÔL. 4341	449	76
2 CONTRÔLEURS 4317 + CONTRÔL. 4341	719	76

148, rue du Château, 75014 Paris, tél. 320.00.33

Métro: Gaité / Pernety / Mouton-Duvernet

Magasins ouverts toute la semaine de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, sauf le dimanche et le lundi matin. Les commandes sont exécutées après réception du mandat ou du chèque (bancaire ou postal) joint à la commande dans un même courrier - Envois contre remboursement acceptés si 50 % du prix à la commande.

FORMATION

département informatique d'Educatel

CHOISISSEZ UNE CARRIERE D'AVEN

Devenir informaticien en 1984, c'est choisir une carrière d'avenir, avec l'assurance de trouver immédiatement de nombreux débouchés, et des perspectives d'autant plus intéressantes que la place de l'ordinateur ne cesse de s'accroître dans tous les domaines: économique, social, administratif, etc.

Quel que soit votre niveau de formation, Educatel se charge de vous apprendre en quelques mois par les moyens les plus modernes, et avec un enseignement personnalisé à votre cas, le métier informatique qui vous convient le mieux.

Demandez, sans aucun engagement de votre part, notre documentation gratuite en nous renvoyant le bon ci-dessous ou en nous téléphonant au (1) 208.50.02.

METIERS PREPARES	DUREE DE LA FORMATION	NIVEAU D'ACCES
OPERATEUR SUR ORDINATEUR	8 mois	3° B.E.P.C.
PUPITREUR	13 mois	3° B.E.P.C.
PROGRAMMEUR D'APPLICATION	17 mois	3° B.E.P.C.
PROGRAMMEUR SUR MICRO-ORDINATEUR	9 mois	3° B.E.P.C.
ANALYSTE PROGRAMMEUR	30 mois	Baccalauréat
B.T.S. INFORMATIQUE	32 mois	Baccalauréat
ANALYSTE	15 mois	Bac + 2 ans



par correspondance soumis au contrôle

Si vous êtes salarié, votre étude peut être prise en charge par votre employeur (loi du 16-7-1971 sur la formation continue). EDUCATEL - 1083, route de Neufchâtel 3000 X - 76025 ROUEN Cédex

POSSIBILITE
DE COMMENCER
VOS ETUDES
A TOUT MOMENT
DE L'ANNEE BON pour recevoir GRATUITEMENT

et sans aucun engagement une documentation complète sur le secteur ou le métier qui vous intéresse, sur les programmes d'études, les durées et les tarifs. M.

Mme

Mile

NOM..... Adresse: N° Rue Code postal Ville

..... Age Niveau d'études ... Profession exercée

Précisez le ou les métiers qui vous intéressent :


EDUCATEL G.I.E. Unieco Formation 3000 X - 76025 ROUEN CEDEX

Pour Canada, Suisse, Belgique : 49, rue des Augustins - 4000 Liège Pour TOM-DOM et Afrique : documentation spéciale par avion.



AMATEURS DE CIRCUITS INTÉGRÉS, VOICI VOTRE

« MARCHÉ AUX PUCES »

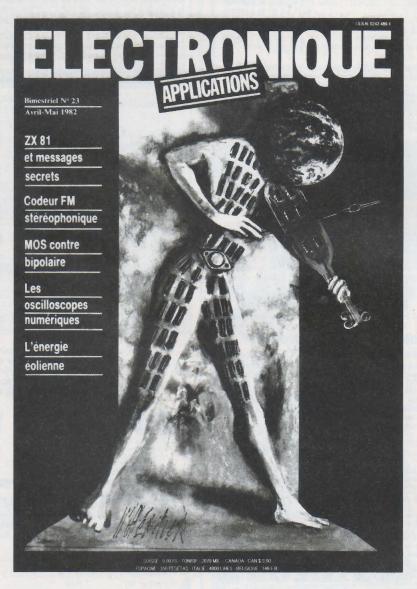

118 pages d'idées et d'applications réalistes pour tous les techniciens de l'électronique

Bimestriel - 23 F - Chez votre marchand de journaux



A NOUVEAU DU TEXAS INSTRUMENTS T199/4A



MATERIELS DISPONIBLES	
Cordons Magneto 150 F	
Magneto LANSAY (avec cordon)	495 F
* Extension mémoire, 32 Ko * Interface Parallèle "CENTRONIC"	1340 F
* Interface Parallèle "CENTRONIC"	1080 F
Poignées de jeux WICO	357 F
Interface poignées	168 F
Interface CGV Peritel/UHF	634 F
* Connectable directement sans autre additif	
LOGICIELS DE JEUX	-
Module Ti	252 F
PARSEC, RETOUR DU PRATE, TREASURE ISLAND, STAR TREK, HOPPER, MUNCHMAN	
Modules FUNWARE	
AMBULANCE, St NICK, DEMON DRIVING	
RABBIT TRAIL, HENHOUSE	320 F
Module IMAGIC	3/9 F
(war games très haute	
résolution graphique)	
SUPER DEMON ATTACK, MOONSWEEPER	
LOGICIELS UTILITAIRES	
BASIC ETENDU	
MINI MEMOIRE Dispo	
Ti LOGO 2 (Français)	824 F
Compilateur PASCAL	1247 F
Linker PASCAL	948 F
Editeur PASCAL	759 F
Fichier d'adresses	759 F
TI CALC	415 F
Gestion privée	415 F
DATA TECUNIOUE TIRRA A complet our	

K7 vierge pour informatique

DISKETTES 5 1/4". Simple face, simple ou double densité, secteur soft : prix : 24,50 F, par 10 : 22 50 F

198.00 F 195.00 F

Double face. Double densité. Secteur Soft : 35.50. Par 10 : 33.00 DISKETTES 8"

DISKETTES 8"

Double face, double densité, secteur soft: Prix: 49,00 F, par 10: 45,00 F.

Boîte de rangement pour 40 diskettes avec intercalaire. Prix: 245,00 F.

Kit nettoyage Diskette 5 1/4". Contient 2 diskettes. 1 flacon de produit de nettoyage. Prix: 166,00 F.

IMPRIMANTE MANNESMAMM

Vitesse 80 CPS en 10 CPI sur 80 Col.

Impression bi-directionnel oprimisée

Vitesse 80 CPS en 10 CPI sur 80 Col.
Impression bi-directionnel oprimisée
matrice 9 × 8 full space rubban mylar,
graphisme par adressage direct des
siguilles 4 496 F
IMPRIMANTE
4 COULEURS SFMIO
40/80 col. 12 CPS.
Table traçante 9 cm/s sur papier
11.5 cm. PROMOTION: 1 895,00 F

Interface parallèle Type " Centronic "

EFFACEUR EN KIT 180 f

2 supports 1 transfe d'alim

		CABLES MEPLAT	
10	conducteurs	CONTRACTOR STATE	- 8.00 F
	conducteurs		13.00 F
	conducteurs		28.50 F

moniteur



CLAVIER	Q WERTY	725,00
Matrice 8 × 8	64 touches.	
Carte codée A	SCII sorties paralli	èles ou séries

Touche

+ cabochon simple 4,80 Touche cabochon double 6.00 Barre espace 23.00



Le micro (disponible)			
IMPRIMANTE	1	190,00	
Papier 5 rouleaux		150,00	į
Cassette logiciels			
Jeux de Réflexion			
Othello		95,00	į
Echecs		95.00	ĺ
Cobalt		95.00	
Jeux d'Arcade			
Panique		75.00	þ
Stock Car		75.00	١
GESTION			
Budget familial		95.00	١
Z X Multifichiers		150,00)
Vu calc		110.00	١
UTILITAIRES			
Assembleur		75.00	
Z X Tri		75.00)
La carte couleur		395.00)
Le Module mémoire 16 K		380.00)
Extension mémoire 64 K		820.00	
Clavier Sinclair		230.00)
Carte sonore		385.00)
Carte Entrée/Sortie			
Synthèse de parole		451.00)
Carte 8 Entrées Analogiques		386.00)
Carte Eprom		225.00)
Programmateur d'Eprom		964.00	
Crayon optique		466.00)
Adaptateur manettes de jeux		237.00)
Poignée programmable		309.00)
POUR VOTRE ORIC		4 -	
POUR VOIRE UNIC		402 00	

Cordon Péritel	110,00
POUR VOTRE SPECTRUI	vi <
Spectrum Peritel 16 K	850,00
Interface Z X 1	895,00
Microdrive ZX	
Modulateur N/B Spectrum	208,00
Câble Peritel	110,00
La pratique du Sinclair Z × 81	80,00
Maîtrisez votre Sinclair Z × 81	80.00
Pilotez votre Z × 81 avec K7	126,00
Jeux en Basic sur Z × 81	49,00
Découvrez le Z × 81, le Timex Sinclair 100	00 79,00

371,00



LYNX 128 Ko	6 690,00
Identique à la version 96 Ko.	
LECTEUR DE DISQUETTES	
avec contrôleur	3 990,00
sens contrôleur	2 990,00
INTERFACE POUR TOUS MO	DÈLES LYN
Interface Joysticks	210,00 1
Interface Parallèle	700,00



BEL MICRO EYE XKR VII 3 990 I

PANNEAU SOLAIRE **PORTABLE**

3-6-9 volts (50 ma 198F)

CELLULE



Cellule o 100 - 1,8 A/0,45V	109,00 F
Demi-cellule - 0.9A/0,45V	63,00 F
Quart de cellule - 0.25 A/0.45 V	
Quart de cellule - 0,45 A/0,45V	: 39,00 F
Cellule ø 5,5 cm - 06 A/0,45 V	48,00 F
Cellule carré 100 × 100 - 1.3 A/0,45 V	91.00 F
Les cellules peuvent montées en séries o	u en paral-
lèle pour augmenter le courant ou la te	ension.
Calle annelunture ELECOLIT	20 00 E

ANIMATION LUMINEUSE



Pour la C première fois du jamais vu.

VERSION : MONTE Un laser 5mw dans son

5 680 F coffret : Laser 2 Mw dans son coffret pour: 2 405 F Animation pour Laser comprenant pupitre de commande + coffret ani-mation (4 moteurs) 2 420 F

VERSION : KIT
Tube 2 Mw NEC 1 450 F
Transformateur 178 F
Coffret laqué noir 107 F
Composants et accessoires 287 F
Circuit imprimé 43 F
Miroir traité 2,5 épaisseur 1,5 19 F
Moteur
Tube 5 Mw 3 120 F
Alimentation 5 Mw 2 155 F
Coffret 5 Mw 359

UNIQUE AU MONDE HORLOGE PARLANTE EN FRANÇAIS

EN KIT 200 8:6888

Cette horloge peut parler tou-tes les minutes, toutes les heures ou pas du tout, selon la programmation.

En position horloge, une alarme est prévue pour le réveil ou autre. Elle fait chronomètre au 100°. de l'arrêter ou de c Elle compte un te précision. Le plus f c'est qu'elle peut décompter (après grammer un ten compte à rebours). dernière minute e elle vous annonce minute", puis vous Option base de temp

INTERPHONE SECTEUR Pour de la surveillance



Fonctionne sur 220 Volts. Vous permet de correspondre sur une distance maximum de 1,200 km antre appartements (écoutez vos enfants respirer...), pavillons, bureaux, magasins, usines, etc...

QUARTZ EN STOCK

Quartz d'horloge 3.2768 KHZ. 39.00 Quartz d'horloge 3.2768 KHZ. 46.00

A BROCHES 15,00 OU # A FILS 10.00F

9.8275	51.00	26 315	33,00	26.775		27:035		27 325		31 710	39.0
9.940	51.00	26.325	33.00	26 780		27 035 27 045		27 330		31 720	39.0
10 240	51.00	26.335	33.00	26 790		27.055		27 335		31 730	39.0
10.245	62.00	26 345	33.00	26.795*		27 065		27 340*		31 770	39.0
10:2775	59.00	26.495	48.00	26.800		27.070		27 345		31.820	39.0
11 1758	49.00	26.510	19.00	26 810		27 075		27 350		31.845	39.0
11 325	62.00	26 520	38.00	26.820	19,00	27.085		27.355		31.870	39.0
11.475	62.00	26 530		26.825	15.00	27 095		27 360*		32.200	39.0
19.555	49.00	26 535		26.830*		27.105	19,00	27 365		32 250	39.0
19.655	49.00	26.540		26.835		27 115	19.00	27.370		32.300	39.0
19 880	56.00	26 545	19.00	26.840		27 120		27 375		32.350	39.0
20.105	49.00	26 550	15.00	26.845		27 125		27.380*		1 MHZ	49.0
20 255	62.00	26 560	19,00	26 850		27 135	19.00	27 385		3.58 MHz	52.0
20 330	49.00	26.565		26.860		27 140		27 385 27 390 27 395 27 400*		4 MHz	39.0
20 555	49.00	26 570		26.865*		27 145		27 395		4.194304 N	
20 625	49.00	26 580		26.870		27 155		27 400*			63.0
20.705	59.00	26 590		26 875*		27 165		27 406	19.00	10 MHz	38.0
20 755	49:00	26.600		26.880		27 170					46.
20.775	49.00	26 610*		26.885*		27 175	19 00	27.430		31 MHz	46.1
	49.00	26.615		26.890		27 185	19 00			38.666 MH	
20 830		26 620		26.895		27 195		27.520		(HC25)	
20 840		26.630		26,900		27 200*		27 580	48.00	72,000 MH	
20.880		26 640	19.00	26 905		27.205		27.820	48.00		63.0
20.890		26.850	33.00	26.910		27.215		27.830	48.00	100 KHz	166.0
20 900	46.00	26.660	19.00	26 915		27 220		27.840		445 KHZ	166.0
21 320*		26 665		26.920		27.225		27.860	33.00	455 KHz	186.0
21 330*		26.670	19.00	26.925*		27 235		31 000	46.00	460 KHz	166.0
21 340*		26 680		26.930		27 245	19.00	31 350	39.00	472 KHz	166.0
21 380*		26 685		26 935"		27 250	19.00	31-485	39.00	480 KHZ	166.0
21.390*		26 690		26.940		27 255	19 00	31.495	39.00	26,666 MH	
1 400*		26 700*		26 945*		27 260		31:575	39.00		18.0
23 200	28.00	26.710		26 950		27 265		31.590	39,00	27,000 MH	
26.000	40.00	26 715		26.955		27.275	19.00	31.620	39.00		18.0
26.195	33.00	26.720		26 965	19:00	27 280		31 630	39.00	32.768 kHZ	
26 205	33.00	26 730		26.975		27 285		31.640	39.00		39.0
26.215	33.00	26 740		26.985		27 290		31 650	39.00	3,2768 MH.	2
26 225	33.00	26 745"		26 995	19.00	27 295		31 660	39.00	SUPPOR	46.0
26 255	33.00	26 750		27 000	19.00	27 300		31 670	39.00	SUPPOR	T DE
26.265	33,00	26 760		27.005		27 305		31 680			
26 275	33.00	26 765		27.015		27 315		31 690	39.00	HC 25	3.8
26.305	33.00	26.770		27.025		27 320*		31 700	39.00	HC 6	3.0

Nous pouvons tailler tous les quartz à la demande sous

5 semaines maximum.



	140
MJ1 - Modulateur 1 voie (800	
MJ2 - Modulateur 2 voies (2 >	800 W
	. 73,00
Coffret métal (150 × 80 × 50)	noir
	66,00
Accessoires (boutons voyants pr	
	34.00
MJ3 - Graduateur (1000 W)	
MJ4 - Stroboscope 40 joules	152.00
MJ5 - Modulateur 3 voies (3 >	
	116,00
Coffret métal (200 × 110 × 60	
avant gravée	75.00
Accessoires (boutons voyants pri	
	44,00
MJ6 - Crétemètre à led (12)	136,00
MJ7 - Horloge 4 "digit" complè	te (heure
minute, seconde)	152,00
Option réveil	54.00

54,00
5 cml noir
64,00
pour cellule
68,00
artz 50 Hz
fonctionner
98,00
football,
179,00
2 V lavec
92,00
189,00
52,00
ro (basse

39,00 les 5 fonc

Possibilité	MJ7 - Horloge 4 "digit" comp minute, seconde)
continuer.	Option réveil
mps avec	Coffret métal (13.5 × 9.5 × H
formidable	MJ8 - Préamplificateur stéréo
	magnétique
également	MJ10 - Base de temps à qua
avoir pro-	pour horloge (a été étudié pour avec le kit MJ 7)
nps, elle	MJ11 - 4 Jeux télé (tennis
Lorsque la	pelote exercicel
	MJ12 - Chargeur batterie, 1.
st arrivée,	Option transfo 2 × 12 V 5 A
''dernière	Galva 10 A
s donne le	MJ13 - Préamplificateur mici
650 F	impédance)
	MJ14 - Horloge à cristaux liqu
50,00	tjons à quartz, heure, minute, se
nns 78 00	Coffret metal couleur

Alimenta 393,00 209.00

gative) 158.00

FIBRE OPTIQUE

Nue o 1 mm 8,50 F le mêtre Gainée o 2 mm 12,00 F le mêtre



Téléphone à touches
Téléphone à touches, 10 mémoires 399
Téléphone grenouille
Téléphone main libre
Pour téléphone voiture, nous consulter.
Composeur jusqu'à 100 numéros.
Branchement simple et rapide en promo 1190
Attente musicale synthétisée 185
Enregistreur automatique par mini K7 . 270
Détecteur d'écoute téléphonique 320
Discriminateur téléphonique
(Supprime le 16 et le 19).
Baby garde (écoute à distance) 368
Embase femelle murale
Prise gigogne
Prise femelle prolongateur 29
Prise male prolongateur 19.50
Rallonge complète 10 m (male/femelle) 148
Cable téléphonique le mètre 5.50

TRANSDUCTEUR DE SONS **STD 100**

. 181,00



Remplace avantageusement les hauts par-leurs conventionnels, efficace dans tous les cas de sonorisation. Se met à la place de n'importe quel haut parleur de 8 ohms et se fixe sur toutes les parois, porte, placion, mur, vitre, etc... dont il prend la surface comme membrane d'émission sonore 75 × 75 × 35 mm, poids 350 g. Frè-quence 40 à 15 000 HZ. Puissance maximum 70 watts.

Garantie 6 mois

TUBE ECLATS

40 joules 150 joules 300 joules 600 joules Transfo d'impulsions

26,00 48,00 83,00 126,00 22,00



IMPORTANT

Les prix indiqués dans ces colonnes sont donnés à titre indicatif, pouvant varier en fonction du prix des approvisionnements.

Catalogue nº 32 contre 5 timbres à Heures d'ouverture du Lundi au Samedi

POUR TOUS VOS PROBLEMES CONTACTEZ-NOUS 336-01-40 poste 402

NOUS PRENONS LES COMMANDES TELEPHONIQUES SERVICE EXPEDITION RAPIDE Minimum d'envoi 100 F + port et emballage

Expédition en contre remboursement # 15,50 F port et emballage

jusqu'à 1 Kg 24 F 1 à 3 Kg : 36 F C.C.P. Paris nº 1532-67

19, rue Claude-Bernard 75005 Paris Tél.(1) 336.01.40

et 14 H à 19 H fermé le Dimanche

de 9 H 30 à 12 H 30



St QUENTIN RADIO

6, rue St-Quentin, 75010 PARIS

a le plaisir de vous annoncer la naissance de

Son 2^e CATALOGUE

126 pages / 21 × 29,7

20 f au comptoir
20 f + 8 f par correspondance

CE CATALOGUE ANNULE LE PRÉCÉDENT

DÉTIENT PEUT ÊTRE LA SOLUTION DE VOS PROBLÈMES DE COMPOSANTS MICROPROCESSEURS • MÉMOIRES QUARTZ . LINÉAIRES . TTL CONNECTIQUE • OPTO • C MOS COMPOSANTS JAPONAIS VENTE PAR CORRESPONDANCE Nous expédions dans toute la France et à l'étranger vos commandes DANS LA JOURNÉE MÊME sauf en cas de rupture de stock PAR CORRESPONDANCE COMPTER 30 F DE PORT - ASSURANCE ET EMBALLAGE. Par contre-remboursement : 50 % à la commande + 40 F (port, etc...). Pour l'étranger : contre-remboursement 50 F timbres (coupons internationaux). Nos prix sont donnés à titre indicatif TVA de 18,6 comprise et peuvent varier à la hausse ou à la baisse. 87, RUE DE Flandre (cité des Flamands) 75019 PARIS - Tél. : 239.23.61 Métro : Riquet et Crimée - Parking très facile





Le marché des auto-radios s'est considérablement développé et les caractéristiques de ces appareils n'ont cessé de s'améliorer. Pour procurer à l'utilisateur un confort d'écoute satisfaisant les fabricants de circuits intégrés ont étudié des amplificateurs BF de plus en plus puissants.

Les progrès techniques ont ainsi permis une augmentation de la puissance dissipée par les chips qui est accompagnée d'une réduction du taux de distorsion et d'une meilleure protection contre tous les maux dont ces composants étaient les victimes à leurs débuts.

Le TDA 2004 est l'un des produits issus de la recherche précitée. Il s'agit d'un double amplificateur BF en boîtier multiwatt qui délivre allègrement 10 W sur 2 Ω et sur chaque voie. Il est protégé à la fois contre les court-circuit en sortie, l'embalement thermique, les surtensions, les inversions de polarité, les charges trop selfiques et pour terminer contre l'absence de charge en sortie. Electriquement parlant il est quasiment indestructible.

Certes 20 W dans le volume restreint qu'offre un véhicule peut sembler insupportable mais qui peut le plus peut le moins et si l'industrie automobile a fait des progrès en matière d'insonorisation, certains véhicules sont restés bruyants à vitesse soutenue. C'est le cas des poids lourds par exemple dont le niveau sonore est supérieur à celui des véhicules particuliers. D'autre part il n'est pas interdit d'utiliser cet ampli pour toute autre application que celle de complément à un auto-radio déficient.

Schéma de principe

Le montage que nous vous proposons est directement issu de la note d'applications du TDA 2004. IL permet en particulier de disposer de 2 fois $10~\rm W$ sur une charge de $2~\rm \Omega$ à condition toutefois de lui appliquer un signal de niveau suffisant, signal que l'on pourra par exemple prélever aux bornes du potentiomètre de volume d'un auto-radio quelque peu insuffisant du point de vue de la puissance délivrée. Le schéma de la figure $1~\rm laisse$ apparaître la configuration stéréophonique du montage


puisque les 2 étages sont rigoureusement identiques. Les potentiomètres P₁ et P₂ permettent un réglage de tonalité dont la courbe est visible sur la **figure 2**. Les deux potentiomètres P₃ et P₄ qui peuvent être jumelés ou non agissent sur le niveau du signal appliqué à l'entrée de l'amplificateur (potentiomètre de volume).P₃, quant à lui, règle la balance entre les deux voies.

Le gain de chaque amplificateur dépend du rapport des résistances R₃, R₄ (R₅ et R₆ pour la 2° voie). L'alimentation étant asymétrique, le condensateur C₉ (C₁₀) assure la liaison entre la sortie de l'amplificateur

et sa charge. Le condensateur C_{11} (C_{12}), assure le « bootstrapping » qui réduit ainsi les défauts du transistor d'attaque de l'étage final. La branche C_7 - R_7 (C_8 - R_8) outre l'adaptation de l'impédance de sortie de l'ampli à celle du haut-parleur réduit pour sa part les bruits dus aux transitoires de commutation à la mise en marche et à l'arrêt du montage.

Réalisation pratique

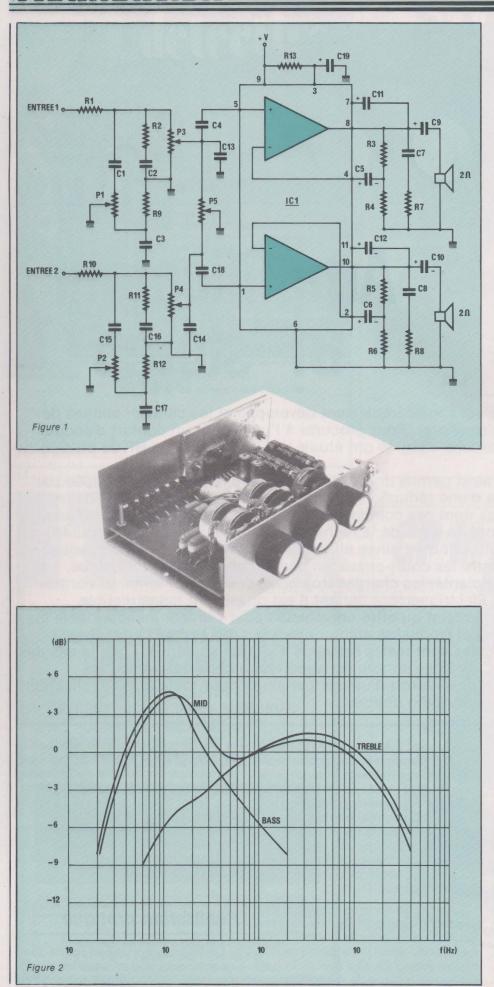Le circuit imprimé supporte tous les composants, y compris les potentiomètres, qui seront par conséquent



des modèles à picots pour circuit imprimé. Ce circuit est donné à la figure 3 et l'implantation des composants à la figure 4.

Les potentiomètres de tonalité et de volume sont des modèles double à commande unique ce qui évite un tatonnement pénible à chaque réglage. Les liaisons vers le monde extérieur (entrée, sortie, alimentation de l'amplificateur) sont réalisées grâce à une bande de dominos qui évitent la recherche de prises d'un type plus ou moins délicat à trouver dans le commerce.

Mise en coffret

Le modèle que nous avons retenu est un modèle ESM EM 14/05. La face avant a été percée pour permettre le passage des axes de potentiomètre plus un interrupteur marche-arrêt. Le circuit imprimé est fixé à la partie inférieure du boîtier à l'aide de 4 vis et d'écrous formant entretoises. Le radiateur du circuit intégré est fixé à la face arrière en intercalant une lame d'alluminium de 5 mm d'épaisseur qui accroît ainsi localement le pouvoir dissipateur. Pour finir une fenêtre est prévue dans cette même face arrière pour permettre la liaison avec la série de dominos.

Utilisation

Celle-ci est laissée à votre choix. Il convient toutefois de noter qu'il ne faut en aucun cas dépasser 18 V d'alimentation ni utiliser de charge de valeur inférieure à 1,6 Ω .

Si un accrochage se produit lors de l'utilisation, ne pas hésiter à bien découpler l'arrivée de l'alimentation par exemple avec un condensateur chimique de 4 700 μ F, 25 volts. Nous souhaitons enfin que ce petit appareil améliore très sensiblement votre confort d'écoute (appréciable dans les embouteillages).

F. Jongbloët

Nomenclature Résistances 1/4 W 5 %

 $\begin{array}{lll} R_{1,\;R10}: 5,6\;k\pmb{\Omega} & P_{1},\;P_{2}: 2\times 100\;k\\ R_{2},\;R_{11}: 47\;k\pmb{\Omega} & P_{3},\;P_{4}: 2\times 100\;k\\ R_{9},\;R_{12}: 27\;k\pmb{\Omega} & P_{5}: 100\;k\pmb{\Omega} \end{array}$

R₁₃:120 kΩ R₃, R₅:1 kΩ R₄, R₆:33 Ω R₇, R₈:1 Ω

Condensateurs

C1, C15:47 nF

Divers


C₃, C₁₇:0,15 µF 1 coffret ESM.EM 14/05


C2, C16: 2,2 nF 1 inter M-A C4, C18: 0,22 μ F 6 dominos \varnothing 2,2 mm C13, C14: 22 nF

C₁₁, C₁₂:100 µF 25 V C₅, C₆:100 µF 25 V

C₇, C₈ :0,1 μF C₉, C₁₀ :2200 μF 16 ou 25 V

Semi-conducteur IC1:TDA 2004

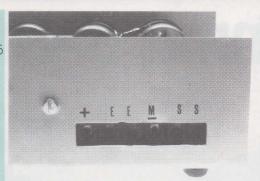

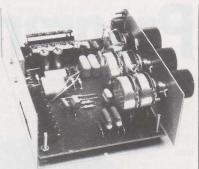

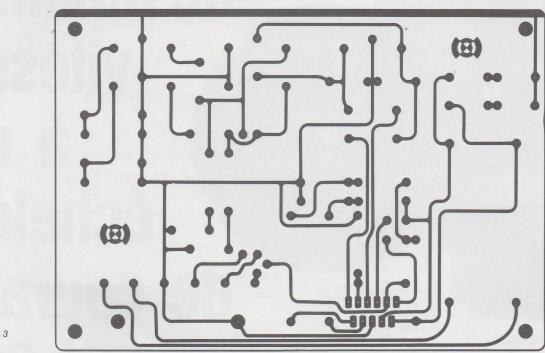


Figure 3

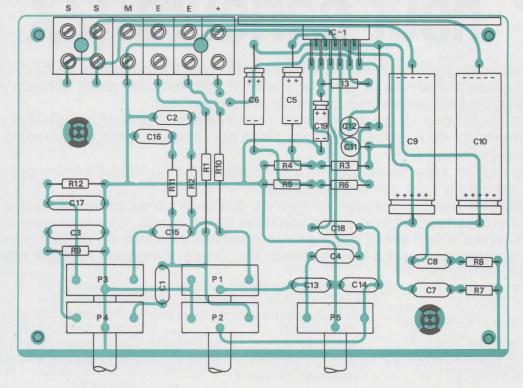


Figure 4

Micro Informatiq

Programme BASIC pour le tracé des courbes



Pour continuer le chapitre des programmes concernant les courbes de haut-parleurs, il nous faut effectuer le tracé de la réponse vitesse à une sollicitation en échelon de courant du système électro-mécanique que constitue le haut-parleur.

Même si nous utilisons ici les données du constructeur, il sera plus judicieux d'effectuer des relevés pratiques, le haut-parleur étant placé sur un baffle plan de dimensions

A toutes fins utiles, rappelons que l'article «Paramètres du Haut-Parleur» paru dans R.P. N° 438 traite du même sujet sur le plan pratique.

Si ce programme permet d'étudier l'influence des paramètres physiques sur la réponse Vitesse d'un haut-parleur, à dimensions variables par le calcul, il faut préciser qu'il y a d'autres possibilités d'agir sur la réponse des systèmes existants en utilisant des boucles d'asservissement adéquates. La connaissance du comportement du système traité est indispensable.

Rappels

Le programme utilise l'équation de la vitesse, mentionnée dans l'article déjà cité:

Cette relation s'obtient par dérivation de l'équation du déplacement du diaphragme où interviennent les forces suivantes:

- accélération :

— frottement visqueux :

 $V_{X}^{*} = \frac{Bl}{K_{MS}} \cdot \frac{\omega_{O}}{\sqrt{1 - \zeta^{2}}} \cdot e^{-\zeta \omega_{o}t} \cdot \sin(\omega_{O}\sqrt{1 - \zeta^{2} \cdot t}) \cdot I$

- rappel:

Kx

- déplacement :

x représente l'élongation mesurée à partir de la position d'équilibre. Dans la terminologie utilisée pour le haut-parleur, nous aurons:

— Masse mobile: $M = M_{MD}$ expri-

- Frottement visqueux : fv = Rms en Ns/m ou Résistance mécanique.

Micro-Informatique

Figure 1

COURBE DE REPONSE VITESSE A UN ECHELON DE COURANT DU HAUT-PARLEUR.

DONNEES A INTRODUIRE

MASSE MOBILE: M EN KG
COMPLIANCE: C EN M/N
FROTTEMENT MECAN.: RM EN KG/S
FACTEUR DE FORCE : BL EN N/A
ECHEL. DE COURANT: I EN A

Le frottement provoque une dissipation de chaleur et l'amortissement du système.

— Rappel : $K = K_{MS} = (1/C_{MS})$ en N/m ou Raideur.

La compliance CMS se rencontre plus fréquemment dans les données.

— Déplacement : Bl en N/A ou Facteur de force.

Ce facteur n'a pas d'appellation propre et correspond, malgré ses unités (N/A), au produit d'une induction par une longueur. B et l sont ici indissociables.

Le courant I s'exprime en Ampè-

Induction B et longueur l'utiles dépendent de la technologie du moteur linéaire du haut-parleur : bobine longue ou courte.

Ces paramètres sont reliés par les relations suivantes :

Pulsation propre non amortie:

```
10 REM "ECHELON DE COURANT SUR
 H.P."
20 PRINT "COURBE DE REPONSE VI
30 PRINT " A UN ECHELON DE COU
   40 PRINT "
                      DU HAUT-PARLEUR.
       PRINT
PRINT
PRINT
                                ******"
   46
   48
                "DONNEES A INTRODUIRE
   50 PRINT
   55 PRINT "
   56
       PRINT
                 "MASSE MOBILE: M EN KG
   70 PRINT
80 PRINT
                "COMPLIANCE:
                                      C EN M/
                                      -
   85 PRINT
                "FROTTEMENT MECAN .: RM
 EN KG/5"
95 PRINT
 100 PRINT "FACTEUR DE FORCE : BL
EN N/A"
 105 PRINT "
110 PRINT "ECHEL. DE COURANT:I
EN A"
115 PRINT "
130 PAUSE 500
  140 CL5
150 PRINT
160 INPUT
                 "INTRODUIRE: M="
 150
170
180
190
       PRINT
PRINT
INPUT
                 AT 0,15; M
"INTRODUIRE: C="
       PRINT
PRINT
INPUT
  200
                 AT 1,15;C
"INTRODUIRE:RM="
  210
       PRINT
PRINT
INPUT
                 AT 2,15;RM
"INTRODUIRE:BL="
  230
  240 250
                 AT 3,15; BL
"INTRODUIRE: I="
       PRINT
PRINT
INPUT
PRINT
  260
 280
       PRINT AT 4,15; I
PRUSE 200
  300
       CLS
REM "CALCULS PRELIMINAIRES"
LET AM=RM/(2*SGR (M/C))
PRINT "COEFF. D*AMORTISS.:A
  310
  330
```

```
332 LET BM=(INT (1000*AM))/1000
340 PRINT AT 0,22;BM
345 PRINT AT 0,27;"
350 LET CPNA=50R (M*C)
360 LET FPNA=1/(2*PI*CPNA)
365 PRINT
370 PRINT "FREQ PROP NON AMORT:
HERTZ"
375 LET FNA=(INT (100*FPNA))/10
    380
385
                    PRINT AT 3,20; FNA
PAUSE 300
    390 CLS
390 CLS
392 DIM G(60)
394 DIM H(60)
400 LET PA=1/(CPNA*(5QR (1-(AM*
 400 LET PA=1/(CPNA*(5QR (1-(AM*
*2)))
410 FOR P=1 TO 50
415 LET T=P/(15*FPNA)
420 LET YI=SIN (PA*T)*(EXP -(AM*
 #20 LET YI=SIN (PA*T)*(EXP - (AM

*(T/CPNA)))

#25 LET YJ=BL*C*PA*YI*I

#30 LET Y=20*BL*C*PA*YI*I+20

#32 LET G(P)=(INT (T*1000))/100
    434 LET H(P) = (INT (YJ*100)) /100
440 PLOT P,Y
445 PRINT AT 11, (P+1) /2; "," "
450 NEXT P
452 PRINT AT 11,0; "," "
455 PRINT AT 0,10; "REPONSE EN U
 452 P
455 P
ITESSE
     460 PRINT AT 1,10;"
465 PRINT AT 3,16; "I= A",AT
3,18; I,AT 4,16; "I= A",AT
470 PRINT AT 12,8; "F";AT 12,15;
"2F",AT 12,22; "3F"
480 PAUSE 1000
490 CLS
495 PRINT AT 0,1; "TEMPS";AT 0,1
1; "VITESSE"
500 FOR P=2 TO 60 STEP 2
510 PRINT TAB 1; G(P); TAB 12; H(P)
    520 IF P=34 THEN GOSUB 1000
530 NEXT P
990 GOTO 1030
.000 INPUT A$
 1000
1010
1020
1000 INFO, R#
1010 CLS
1020 RETURN
1030 PRINT AT 14,3; "DONNEES"
1040 PRINT AT 16,1; " M="; M; AT 1,12; "C="; C; AT 16,22; "RM="; RM; AT 17,1; "BL="; BL; AT 17,12; "I="; I
```

Exploitez le formidable pouvoir de la Confiance en Soi

et tout vous réussira.



Si vous restez dans votre com à attendre la considération des autres, la réussite sociale, sentimentale, vous n'obtiendrez rien. La vie donne à celui qui sait prendre. Je vous offre l'occasion unique d'expérimenter dans votre vie quotidienne la sûreté de vous.

Vous plairez par votre facilité à communiquer.

Vous serez considéré et apprécié par votre entourage :entre deux portes, vous prendrez le temps d'offrir à votre collègue une poignée de main ferme et chaleureuse.

Vous réussirez auprès de l'autre sexe : la Confiance en Soi est capitale en ce domaine.

Vous obtiendrez plus vite que les autres les services que vous désirez.

Vous prendrez la parole avec assurance, vous défendrez vos opinions avec calme, vous n'aurez que faire du jugement des autres. Au fond d'eux-mêmes, ils vous envieront. C'est vous qui déciderez de votre vie; vous sortirez d'un magasin avec l'article qui vous plaît, fier de ne pas vous être laissé influencer par le vendeur.

Vous saurez vous mettre en valeur : vous aurez l'attitude assurée qui plaît à l'employeur, vous saurez mieux que les autres vous mettre en valeur. On reconnaîtra vos qualités. Vous décrocherez le contrat désiré

Vous séduirez par votre confiance en vous et vous vous derez de nombreux amis : vous animerez une soirée avec entrain et bonne humeur, ayant pour chacun un mot cordial. Vous oserez inviter à danser. Des journées comme celle-ci, faites d'une succession de moments plus agréables, plus passionnants, plus heureux les uns que les autres, je vous en promets 365 par an grâce au formidable pouvoir de la Confiance en Soi que vous allez vous forger très rapidement en appliquant la méthode que j'ai réalisée avec soin tout spécialement pour vous. Envoyez-moi aujourd'hui même le bon ci-dessous et je vous adresserai gratuitement, par retour, un intéressant livret traitant, entre autre, de la Confiance en Soi.

Maurice OGIER

Institut Français de la Communication, service 907 6 rue de la Plaine, 75020 Paris, France,

3
GRATUIT Le fantastique pouvoir de la Confiance en Soi.
Je désire recevoir gratuitement et par retour le livret traitant, entre autre, du fantastique pouvoir de la Confiance en Soi. M. Mme Melle
Nom
Age Profession.
Bon gratuit à retourner à Maurice OGIER Institut Français de la Communication, Service 907 6 rue de la Plaine, 75020 Paris, France. Pour l'Afrique, joindre 2 coupons-réponse.

Micro Informatique

$$\omega \circ * = \sqrt{\frac{K_{MS}}{M_{MD}}}$$

* Les oublis dans l'article N° 438 sont corrigés ici.

Coefficient d'amortissement:

$$\zeta = \frac{R_{\text{MS}}}{2K_{\text{MS}}} \cdot \omega \circ$$

La pulsation amortie est :

$$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2}$$

Les intervalles de temps égaux F, 2F, 3F (figures 2 et 3) correspondent à la période amortie : $T_r = 1/F_r$


Symboles de programmation et paramètres

Pour la programmation, les symboles sont redéfinis tels que suit :

- Masse mobile : MMD M
- Compliance : CMS C
- Résistance Mécanique : RMS

Les autres paramètres rencontrés sont :

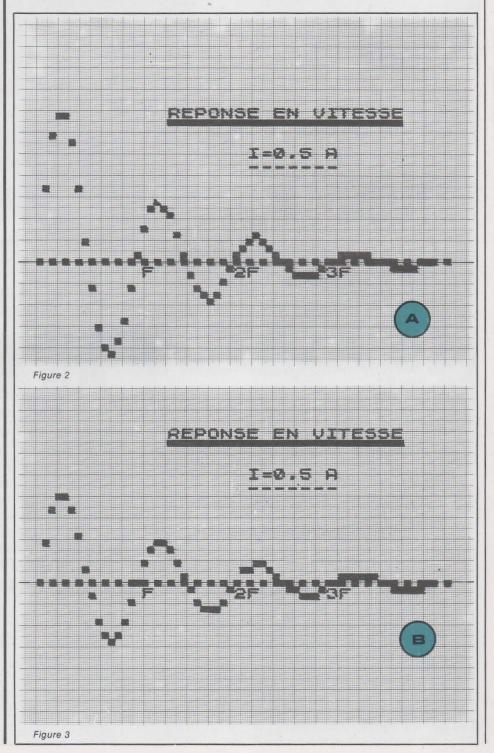— AM : Coefficient d'amortissement ($\zeta)$



Micro Informatique

SPÉCIFICATIONS	SYMBOLE		VALEUR		UNITÉ
Variante bobine mobile		2 CA 14		4 CA 14	
Impédance nominale	Z		8		Ω
Module minimal de l'impédance	Zmin	7@200 Hz		6,8 @100 Hz	Ω
Résistance au courant continu	Rscc	6,3		5,4	Ω
Inductance de la bobine mobile	Lвм	840		2150	μН
Fréquence de résonance	fs	27 ± 4		23 ± 3	Hz
Compliance de la suspension	Смѕ		1,4 · 10 -3		mN -1
Facteur de qualité mécanique	Qms	3,25		4,06	
Facteur de qualité électrique	QES	0,31		0,47	
Facteur de qualité total	QTS	0,28		0,42	
Résistance mécanique	Rms	1,22		1,18	kg s -1
Masse mobile	MMD	23,38 · 10 -3		32,9 · 10 · 3	kg
Diamètre émissif de la membrane	D		0,196		m.
Surface émissive de la membrane	SD		0,0301		m²
Diamètre de la bobine mobile	d		46,3		mm
Nature du support de la bobine			Aluminium	1	
Hauteur du bobinage	h		14		mm
Nombre de couche du bobinage	n	2		4	- Au
Induction dans l'entrefer	В	1,26		0,98	T
Flux dans l'entrefer	Ø	1,10 · 10 -3		0,855 · 10 ⁻³	Wb
Energie magnétique du moteur	W	0,812		0,757	Ws ou J
Facteur de force du moteur	BL	11,40		7,60	NA -1
Volume de l'entrefer	VE	1,286 · 10 -6		1,982 · 10 ⁻⁶	m³
Hauteur de l'entrefer	He		6		mm
Diamètre de l'aimant ferrite	ØA		120		mm
Hauteur de l'aimant	В		20		mm
Masse de l'aimant			0,87		kg
Masse du haut-parleur		-	2,455		kg
Niveau d'efficacité caractéristique	η	91 (W)		86,6 (W)	dB SPL
Puissance nominale		60		80	W
Facteur d'accélération	Γ	487		231	ms -2 A -1
		A	Tro Hotel	В	

Exemple de fiche constructeur, marque «AUDAX».

— CPNA: Période propre non amortie (2 π/ω o)

— FPNA: Fréquence propre non amortie (ω o/2 π)


La courbe est centrée par ajout de 20 et amplifiée par un facteur de 20. Ces valeurs sont, bien sûr, absentes du tableau des résultats.

La quantité Y est destinée à l'affichage.

La quantité YJ est destinée au tableau.

La variable temps est «T». Elle est exprimée en valeur réduite pour l'affichage de manière à obtenir environ quatre périodes sur l'écran.

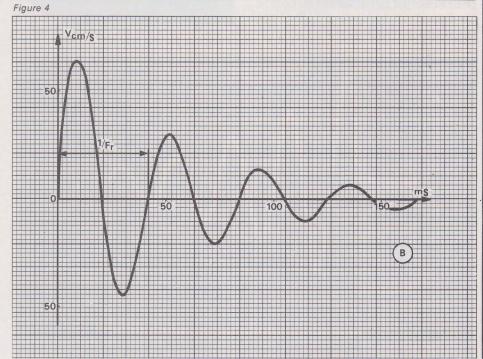A titre d'exemples, nous utilisons une fiche AUDAX concernant deux haut-parleurs de basses : A et B.



Radio Plans - Electronique Loisirs Nº 443

Micro-Informatique

Commentaires

Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, les valeurs sont sorties sur tableau en fin d'opération, voir figure 5.

Le déroulement du programme s'effectue de la façon suivante :

— Affichage des données à introduire comme indiqué sur la **figure** 1, pause 500 ligne 130.

— Après introduction une à une des données : M, C, RM, BL, I, une pause s'établit, pause 200 ligne 300.

Au passage, on affiche l'amortissement calculé et la fréquence propre, pause 300 ligne 385.

La courbe s'inscrit sans intervention et dure le temps de la pause 1000 liane 480.

Ensuite, le tableau s'affiche en deux temps, la deuxième partie s'obtient par appui sur la touche NEW LINE.

Pour obtenir des courbes optimales en amplitude, il y aura lieu de choisir la valeur de l'échelon de courant comme suit :

Pour avoir un tableau contenant tous les points de la courbe ; il faut modifier les lignes suivantes :

500 FOR P = 1 TO 60

520 IF P = 21 OR P = 42 THEN GOBSUB 1000 1030 STOP


et supprimer 1040.

Le passage d'une partie du tableau à la suivante s'effectue toujours par NEW LINE.

La variable «Temps» est établie pour obtenir 4 périodes sur 60 points. Ce format est imposé par l'affichage sur écran par ordinateur.

	TEMP5 .00117 .00204 .0017 .00204 .0017 .00204 .0017 .00204 .0017 .0020 .0017 .0020 .0017 .0020 .0017 .0020 .0017 .0020 .0017 .0020 .0017 .0020 .0017 .0020 .0017 .0020 .0017 .0020 .	VITESSE 0.533 0.633 0.441 0.455 0.033 0.0415 0.133 0.033	
	0.102 0.108 0.113 0.1195 0.125 0.136 0.142 0.147 0.159 0.164 0.17	.06 04 09 09 09 04 .006 04 03 04	
Figure 5	M=.0329 BL=7.6	C=.0014 I=0.5	RM=1.18



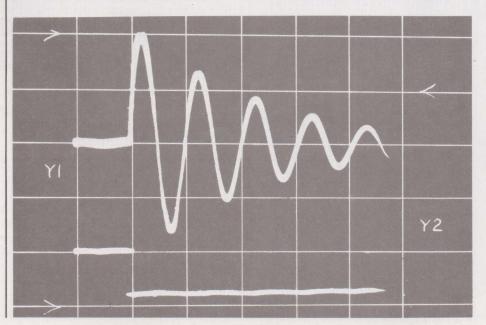



La courbe figure 4 est la même que la figure 3, mais plus détaillée. Elle permet de vérifier que le rapport inversé d'une élongation sur l'autre, par rapport à l'axe zéro, est constant. (Voir R.P. N° 438).

Par ailleurs, l'abaque d'amortissement, du même numéro, permet de retrouver le cœfficient d'amortissement du système. Nous laissons le soin au lecteur d'effectuer cette vérification.

Le cliché 1 montre une courbe de réponse en vitesse telle qu'elle peut être visualisée sur un écran d'oscilloscope. Cette courbe pourra être obtenue à partir, par exemple, d'un calculateur analogique plutôt que d'un capteur à induction qui nécessite un rajout sur le diaphragme.

R.S.

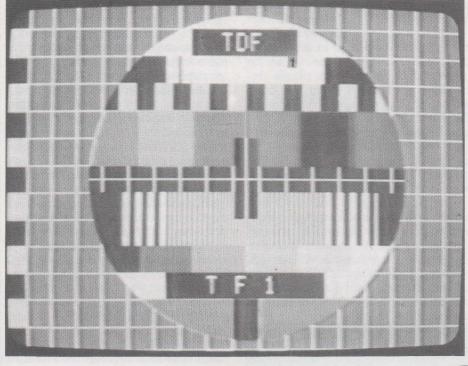

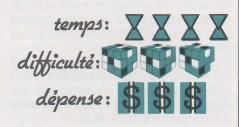

Décodeur guadristandard

Les différents standards

Dans cet article nous appellerons standard les caractéristiques déterminant la transmission des informations de couleur. Il existe trois systèmes différents, dans l'ordre chronologique de leur apparition: le NTSC, le PAL et le SECAM; à ces trois systèmes il faut ajouter un cas particulier: le NTSC 4.43. Et pour bien différencier les deux systèmes NTSC, on a pris l'habitude de les citer accompagnés d'une valeur approchée de la fréquence de sous-porteuse:

NTSC 3,58 ou NTSC 4,43. Notons pour la petite histoire, que d'autres systèmes de transmission ont été mis au point mais qu'aucun d'entre eux n'a été retenu. En général ces systèmes pêchaient par leur incompatibilité avec les systèmes noir et blanc existant.

Le système NTSC

Le NTSC a pris le nom du comité qui l'a préconisé : National Television System Committee en décembre 1953. Ce standard est basé sur le système de télévision en noir et blanc à 525 lignes et 60 trames par seconde. Norme M du CCIR.

En pratique il n'est utilisé qu'avec les normes M ou N dans les pays Il est bien connu que la densité d'intégration des circuits intégrés croît en permanence. La taille des motifs élémentaires des circuits intégrés les plus performants avoisine un micron. Cette plus haute intégration permet la réalisation de systèmes plus complexes avec un même encombrement ou de systèmes de complexité équivalente avec un encombrement réduit.

Dans cet article consacré à un décodeur quatristandard équipé d'un circuit intégré RTC TDA 4550 ou TDA 4555 on comparera la complexité du système avec le décodeur bistandard PAL/SECAM équipé des circuits Thomson TEA 5620 TEA 5630 (Radio Plans N° 428).

Le TDA 4555, décodeur quatristandard monochip de la nouvelle génération, remplace avantageusement les anciens circuits : un ou plusieurs circuits intégrés par standard, qu'il s'agisse de décodage direct ou d'un circuit maître et autant de circuits de transcodage que de standards désirés.

ayant un réseau à 60 Hz. États-Unis, Canada, Japon et Pays d'Amérique du Sud. On a souvent tendance à penser que les trois systèmes sont totalement différents mais en fait ils présentent plus de similitudes que de différences. Les différences portent essentiellement sur le type de modulation adopté pour transmettre les signaux de chrominance.

L'étude du National Television System Committee a permis de préciser les aspects fondamentaux de la télévision en couleur, conservés pour les autres systèmes.

Quel que soit le système, le tube analyseur d'image fourni les signaux E'_B , E'_V , E'_B . Par un quelconque procédé il faut transmettre ces informations au récepteur, et au tube bien sûr.

Le signal de luminance est obtenu par l'addition pondérée des signaux E'_R , E'_V , E'_B . Et on α : $E'_Y = 0.59 E'_R + 0.30 E'_V + 0.11 E'_B$.

Ce signal E'y est le signal noir et blanc, et pour assurer la compatibilité récepteur noir et blanc-récepteur couleur il doit être envoyé séparément. Les signaux de chrominance sont appelés E'1 et E'0 et définis par les relations :

 $E'_{I} = -0.27 (E'_{B} - E'_{Y}) + 0.74 (E'_{R} - E'_{Y})$ $E'_{Q} = 0.41 (E'_{B} - E'_{Y}) + 0.48 (E'_{R} - E'_{Y})$

Ou encore pour montrer que ces signaux comportent bien les trois informations E'_R , E'_V et E'_B :

 $E'_{I} = 0.60 E'_{R} - 0.28 E'_{V} - 0.32 E'_{B}$ $E'_{Q} = 0.21 E'_{B} - 0.52 E'_{V} + 0.31 E'_{B}$

Pour transmettre les deux informations: E'1 et E'0, la modulation d'amplitude double en quatrature à porteuse supprimée a été choisie. On utilise pour cela une fréquence porteuse auxiliaire dite porteuse de chrominance. Le choix s'explique pour diverses raisons:

des spectres pour diminuer la visibilité de la sous-porteuse.

A la réception, la démodulation des signaux nécessite la reconstitution de la sous-porteuse. Avec ce système, la précision de phase demandée pour la séparation des deux signaux modulants ne permet pas de reconstituer cette porteuse en se basant sur la seule précision de fréquence de deux oscillateurs indépendants. Par contre, dans le récepteur, on peut asservir un oscillateur local pendant une faible partie du temps et admettre que la stabilité naturelle de cet oscillateur sera suffisante pour que la dérive de fréquence, se traduisant par une dérive de phase, soit faible entre deux périodes d'asservissement.

Dans le récepteur l'oscillateur local est donc asservi à un signal de Avec la norme M, 525 lignes, 30 images par seconde on aurait $F_H = 15750$ Hz. En fait la fréquence de la sous-porteuse n'a pas été définie avec cette valeur de F_H mais avec le rapport suivant : 4500000/286. Les lecteurs intéressés par l'explication de ce choix pourront consulter des ouvrages spécialisés. On obtient finalement :

F_{SP} = 3579,545 kHz ou en arrondissant par commodité de langage: 3,58 MHz. Mais attention, cette valeur approximative ne signifie pas que l'oscillateur local doit se trouver au voisinage de 3,58 MHz, celui-ci doit bel et bien être calé sur 3579,545 kHz et la valeur 3,58 MHz n'est qu'une simplification d'écriture


Le décodeur NTSC

Le schéma synoptique du décodeur NTSC est représenté à la figure 1. Le signal vidéocomposite est constitué par l'addition du signal de synchronisation composite ligne + trame, du signal de luminance E'i et E'Q. On trouve donc en tête du décodeur un circuit de tri recevant à l'entrée le signal vidéocomposite et délivrant sur trois sorties les signaux suivants :

- le signal de synchronisation composite qui attaquera un circuit de séparation délivrant synchro ligne et synchro trame - non représenté;
 - le signal de luminance E'y;

— le signal de chrominance.
Le schéma de la figure 2 montre l'allure de l'imbrication des spectres de luminance et de chrominance.
L'extraction du signal de chrominance inséré dans la partie supérieure du spectre de luminance peut se faire d'une manière plus ou moins parfaite. Le but est de ne laisser dans le signal E'y destiné à l'attaque du tube image que le minimum de signal de chrominance modulé, qui se comporterait comme un signal parasite sur l'image.

Compte-tenu de la structure particulière des spectres - raies - le meilleur filtre serait un filtre en peigne ayant la réponse en fréquence représentée à la figure 3. En fait, pour le filtre de luminance on peut se contenter de l'association d'un filtre passe-bas et d'un filtre réjecteur centré sur la fréquence de la sousporteuse. La courbe de réponse d'un tel filtre est représentée à la figure 4. La perte d'informations de luminance due à ces deux derniers filtres

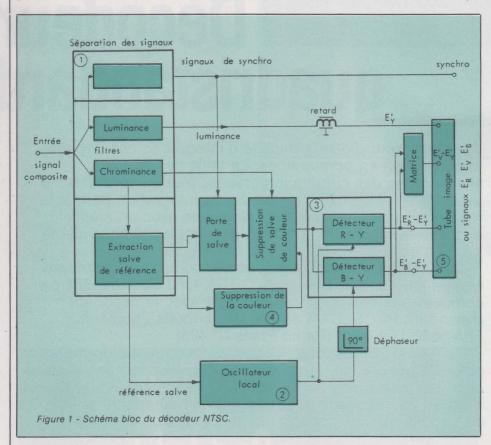

- Les deux signaux de chrominance peuvent moduler la même porteuse et être séparés à la détection. Les spectres des deux signaux ne superposent et occupent la même bande.
- L'amplitude de l'onde modulée s'annule pour le blanc et reste faible pour les couleurs peu saturées les plus fréquentes.
- Le spectre de la modulation d'amplitude a la même structure que le spectre du signal de luminance ce qui permet l'imbrication

référence communément appelé salve de référence et composé de quelques cycles de la sous-porteuse de chrominance, ayant la fréquence exacte de cette sous-porteuse et une phase bloquée sur la phase caractéristique de la modulation. Cette salve de référence a été placée à chaque ligne sur le palier de suppression et elle comprend 8 cycles de sous-porteuse.

La fréquence de la sous-porteuse se calcule par la relation suivante : $F_{SP} = F_H \times (455/2)$

est plus ou moins importante mais l'image en couleur obtenue est encore très satisfaisante.

Le signal de chrominance modulé est séparé du signal de luminance soit par un filtre en peigne complémentaire du filtre utilisé pour la luminance, soit simplement par un filtre de bande. Les composantes du signal de luminance existant dans la bande occupée par la chrominance ont une amplitude relative très faible et la perturbation entraînée sur l'image est quasi imperceptible.

De l'information de chrominance, on prélève, grâce à une information issue des circuits de synchronisation - en général impulsion sandcastle -, la salve de référence utilisée pour le verrouillage de l'oscillateur local.

Ce circuit est très important car l'information de teinte est contenue dans la phase de la sous-porteuse. Il est donc impératif que l'asservissement soit parfaitement réalisé et que la dérive sur la durée d'une ligne soit excessivement faible. Cette dérive n'est faible que si la fréquence naturelle de l'oscillateur est très stable. La stabilité relative exigée est de l'ordre de 10-6 à 10-7. On utilise en général un oscillateur à quartz. On trouve ensuite un circuit de suppression couleur qui bloque l'entrée des démodulateurs lorsque le signal vidéocomposite est exempt de composantes de chrominance -noir et blanc - Les détecteurs reçoivent finalement d'une part le signal modulant, d'autre part le signal de sous-porteuse reconstitué avec la phase adéquate. A la sortie des détecteurs on dispose donc des signaux différence de couleur E'ı et E'o.

Il est alors facile de matricer les informations E'_Y , E'_1 et E'_0 pour obtenir E'_R , E'_V et E'_B .

Le système PAL

Comme pour le système NTSC, il faut transmettre les informations suivantes :

— le signal de luminance E'_Y défini par la relation $E'_Y = 0.59 E'_R + 0.30 E'_V + 0.11 E'_B$;

— les signaux de différence de couleurs E'u et E'v définis de la manière suivante :

 $E'_U = 0.493 (E'_B - E'_Y)$ $E'_V = 0.877 (E'_R - E'_Y)$

Avant de moduler les oscillateurs, les signaux E'u et E'v traversent un filtre qui donne un affaiblissement inférieur à 3 dB à 1,3 MHz et supérieur à 20 dB à 4 MHz. Le système de modulation des deux signaux de chrominance sur une sous-porteuse unique est le même que pour le système NTSC: modulation double en quatrature avec porteuse supprimée. Cette modulation présente une particuliaité qui fait l'originalité du système PAL.

Le signal E'u module la sous-porteuse avec une phase qui change de 180° à chaque ligne et toutes les deux trames.

Comme pour le système NTSC la démodulation synchrone du signal de chrominance modulé nécessite la reconstitution de la sous-porteuse. Cette sous-porteuse sera reconstituée par un oscillateur synchronisé dans le récepteur par une salve de

référence fixant une phase de référence.

La salve de fréquence et de phase de référence comporte 10 cycles de la fréquence de sous-porteuse et est transmise pendant le palier de suppression. Le choix de la fréquence de sous-porteuse est principalement influencé par la recherche de la visibilité minimale du signal de chrominance sur l'image captée par un récepteur en noir et blanc, comme en NTSC.

La fréquence de la sous-porteuse se calcule avec la relation suivante :

 $F_{SP} = (1135/4 + 1/625) \text{ fH}$

Dans les systèmes à 625 lignes et 25 images par seconde, la fréquence ligne vaut 15 625 Hz. On a donc : $F_{SP} = 4$ 433,618 75 kHz.

Le décodeur PAL


Le schéma synoptique du décodeur PAL est représenté à la figure 5.


Le décodeur reçoit le signal vidéocomposite, qui après traitement fournit les informations suivantes :

- signal de synchronisation composite - non représenté;
 - signal de luminance E'y;
 - signaux de chrominance.

Le circuit de filtrage de la voie de luminance comprend un filtre passebas et un filtre réjecteur centré sur la fréquence de la sous-porteuse. Les signaux de chrominance sont extraits grâce à un filtre passe-bande autour de la fréquence de la sous-porteuse.

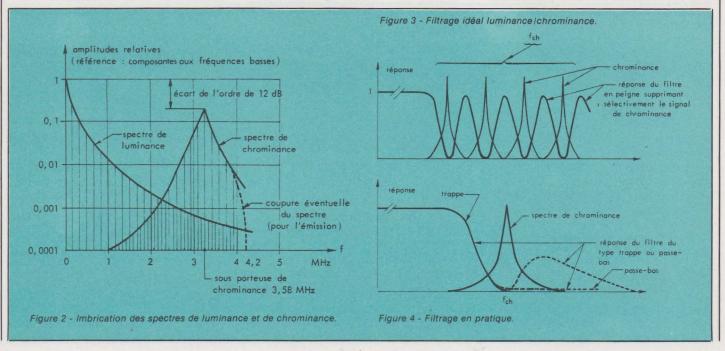La séparation des signaux de chrominance E'u et E'v est assurée



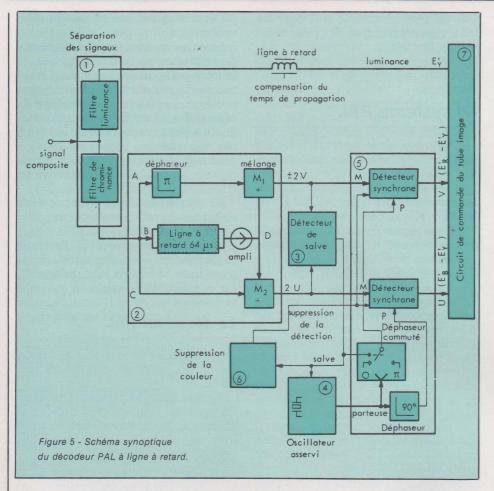

par l'ensemble déphaseur, mélangeurs M_1 et M_2 , et la ligne à retard de 64 μ s associé à ses circuits d'adaptation.

On dispose sur les sorties de 2 E'v et $\pm 2 E'v$. Le signe \pm indiquant un déphasage de ligne à ligne.

On reconnaît ensuite un circuit de détection de salve, qui pour une ligne n reconnaît la salve provenant de la voie E'u et pour une ligne n + l reconnaît la salve provenant de la voie E'v.

Le signal de sortie du détecteur de salve est envoyé vers le circuit de suppression de couleur - absence de salve = émission en noir et blanc - et vers l'oscillateur de référence. Comme pour le NTSC, l'oscillateur est asservi en phase et en fréquence pendant toute la durée de la salve, environ 10 alternances de sousporteuse. On suppose ensuite que la stabilité naturelle de cet oscillateur est très grande pendant toute la durée d'une ligne : 64 µs.

Sur la sortie on recueille le signal de sous-porteuse reconstituée en phase avec la salve d'identification. Cette sous-porteuse est envoyée, avec la phase adéquate vers les démodulateurs synchrones qui restituent les composantes E'u et E'v. Il devient alors relativement simple

d'obtenir les trois informations E'_R , E'_B , E'_V à partir des signaux E'_Y , E'_U et E'_V .

Dans ces quelques lignes on a vu que le système PAL est très voisin du NTSC. Toutes son originalité réside dans l'inversion de phase ligne à ligne sur la voie E'u et l'emploi d'une ligne à retard dans le décodeur.

En fait, dans ces deux systèmes, la teinte est **approximativement** fonction de la phase du vecteur $E'_U + E'_V$.

Les déphasages parasites sont fréquents, et ceux-ci entrainent dans le cas du système NTSC des virages de couleur très prononcés lorsqu'on se situe dans certaines zones du diagramme x, y de la CIE. Le principal avantage du système PAL sur le système NTSC est de compenser cet effet et d'admettre des tolérances beaucoup plus grandes. En effet, si la phase en entachée d'une erreur : E, on constate que cette erreur modifie la phase des vecteurs E'u et E'v mais que la norme des deux vecteurs E'u pour la ligne n et E'u pour la ligne n + l varie peu autour de la valeur correcte.

L'addition des deux vecteurs E'u pour deux lignes successives réduit donc la sensibilité aux erreurs de phase mais en contrepartie réduit la finesse du rendu dans le sens vertical et modifie la saturation.

Cette modification affecte peu le signal de luminance et l'effet est peu sensible sur la qualité de l'image.

Le système NTSC 4.43

Ce système n'est pas utilisé en diffusion hertzienne mais se rencontre parfois sur certains magnétoscopes: U-Matic et quelques VHS. Comme son nom l'indique, il tient à la fois du système NTSC et du système PAL: 4.43. En NTSC 4.43, il n'y a pas d'inversion de phase à chaque ligne et toutes les deux trames sur la voie E'u, mais ce système est prévu pour les normes à 625 lignes et 25 images par seconde, raison de l'adoption de la valeur de la fréquence de sous-porteuse du système PAL.

Nous verrons, dans le chapitre consacré à la mise au point comment transformer très simplement le codeur PAL décrit dans le numéro précédent en un codeur NTSC 4.43.

Le système SECAM

L'idée de base du système SEquentiel A Mémoire : SECAM est d'utiliser la ligne à retard pour ne transmettre à chaque instant qu'un seul des signaux de chrominance en alternant séquentiellement l'un et l'autre de ligne à ligne. Dans ces conditions il n'est plus possible d'employer une modulation d'amplitude à porteuse supprimée et la modulation de fréquence a été choisie. On s'affranchit ainsi des problèmes d'erreur de phase cités précédemment. Comme dans les trois cas précédents, on doit transmettre : le signal de synchronisation composite, le signal de luminance, les deux signaux de différence de couleurs ou signaux de chrominance. On définit donc le signal de luminance : $E'_{Y} = 0.59 E'_{R} + 0.30 E'_{V} + 0.11 E'_{B} et$

les signaux de chrominance : $D'_R = -1,9 (E'_R - E'_Y), D'_B = 1,5 (E'_B - E'_Y).$

À l'émission, les deux signaux D'_R et D'_B sont filtrés, préaccentués à partir de 85 kHz puis limités par un filtre passe-bas (6 dB à 1,5 MHz et 20 dB à 3 MHz). Pour plus de détails on pourra se référer à l'article consacré au codeur SECAM.

Cette préaccentuation augmente (en modulation de fréquence) le

rapport signal sur bruit pour les composantes de fréquences élevées. Le même principe est utilisé en radiodiffusion dans la bande 88-108.

Après une limitation d'amplitude les deux signaux attaquent deux modulateurs. Pour la voix D'B la fréquence centrale vaut fob = 272 × fH = 4 250 000 MHz et pour la voie D'R $f_{OR} = 282 \times f_{H} = 4406000 \text{ MHz. Dans}$ ces conditions le spectre occupé par les deux signaux de chrominance est borné par les fréquences suivantes 3,9 MHz et 4,7 MHz.

Pour diminuer la visibilité des sous-porteuses dans le cas d'une émission couleur reçue sur un récepteur noir et blanc, on doit réduire autant que possible l'amplitude de ces sous-porteuses. Or, d'un point de vue statistique et parce que les couleurs de la nature ne sont pratiquement jamais saturées, la fréquence instantanée de la sous-porteuse se situera très fréquemment au voisinage immédiat de la fréquence de repos. D'où l'idée de réduire l'amplitude de la sous-porteuse modulée dans un rapport plus grand pour les fréquences de repos que pour les fréquences instantanées extrèmes. La loi d'atténuation en fonction de la fréquence est représentée à la figure 6. Cette courbe est couramment appelée courbe anti-cloche.

A une ligne n sont donc supperposés signal de luminance et signal de chrominance D'R modulé et à une lignen + 1 signal de luminance et D'B modulé. La reconnaissance s'effectue grâce aux salves for et for présentes sur le palier arrière de suppression - donc avant chaque ligne.

Le décodeur SECAM

Le schéma synoptique du décodeur SECAM est représenté à la figure 7. On reconnaît comme pour les autres systèmes les filtres placés sur le trajet du signal vidéocompo-

- Un filtre de luminance : association d'un filtre passe-bas et d'un filtre réjecteur centré sur 4,286 MHz.

- Un filtre de chrominance, éliminant le signal de luminance et rétablissant l'amplitude des composantes de la chrominance sur toute l'étendue du spectre : filtre en clo-

- Un circuit de séparation de synchronisation composite non représenté.

Pour reconstituer les trois signaux primaires E'R, E'v et E'B, il faut disposer à chaque instant dans le récepteur des trois signaux E'y D'R et D'B. Or, avec le système de codage adopté, nous savons que l'on dispose pour la ligne de rang n des informations E'y et D'R et pour la liane de rang n + 1 de E'y et D'B.

L'artifice utilisé dans le système SECAM consiste à exploiter pour cette reconstituiion:

- L'information de chrominance présente à l'instant considéré par exemple D'R.

L'information de chrominance qui était présente 64 µs avant (ligne précédante).

A cet effet, cette information est retardée dans une ligne à retard qui fait alors office de mémoire d'une li-

On dispose alors à chaque instant

des trois signaux :

- luminance, E'y de la ligne n ;
- chrominance, D'R de la ligne
- chrominance, D'B de la ligne n
 - Et pour la séquence suivante :
- luminance, E'y de la ligne n +
- chrominance, D'B de la ligne n +1;


chrominance, D'R de la ligne n.

Les signaux de chrominance modulés sont donc aiguillés par le permutateur pour être utilisés comme information directe ou information retardée. A la sortie du permutateur on obtient sur l'une des voies D'R (n), $D'_{R}(n+2)$, $D'_{R}(n+4)$, etc et sur l'autre D'_B (n -1), D'_B (n +1), $D'_B(n+3)$, etc.

Ces signaux traversent les limiteurs et accèdent aux discriminateurs d'où ils sortent démodulés. A ce niveau les signaux D'R et D'B sont préaccentués et ils doivent subir la correction inverse: Desaccentuation. A ce stade il n'y a plus de problèmes pour reconstituer E'R, E'v et E'B. Ceci constitue un bien long préambule mais la fonction codage décodage doit être parfaitement assimilée si l'on désire se lancer dans la réalisation d'un décodeur quadristandard et que l'on souhaite mettre toutes les chances de son

Le circuit intégré **TDA 4550 RTC**

Le circuit intégré RTC TDA 4550

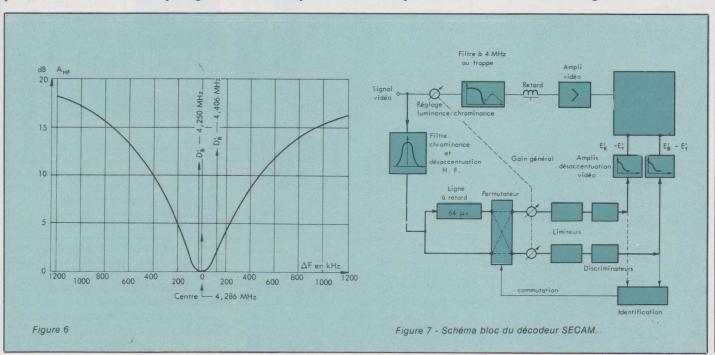

est capable, moyennant l'adjonction de quelques composants supplémentaires, d'assurer la fonction décodage pour les quatres standards cités dans la première partie de cet article. Avant toutes choses signalons qu'il existe deux références pour ce circuit: TDA 4550 et TDA 4555. Ces deux circuits sont, électriquement, rigoureusement identiques. La différence réside dans le brochage, la version TDA 4555 devrait permettre un passage des lignes au zéro électrique (masses) plus judicieux.

Pour qu'il n'y ait aucune confusion possible, tous les schémas de cet article sont représentés avec un TDA 4550. Le schéma avec un TDA 4555 s'obtiendra très facilement en remplaçant les numéros des broches du TDA 4550: 4, 5 et 6 par les broches 6, 4 et 5. Cette permutation doit aussi être effectuée pour le dessin du circuit imprimé prévu pour un TDA 4550. Si l'on utilise un TDA 4555, trois pistes devront être interrompues et recâblées de la manière convenable.

Le schéma synoptique interne du TDA 4550 est représenté à la figure 8. Le circuit, sous sa tension nominale d'alimentation 12 V, consomme environ 50 mA. Le circuit ne traite que les signaux de chrominance - voir les synoptiques des divers décodeurs. Figures 1, 5 et 7.


Le signal vidéocomposite est appliqué aux filtres et circuits de séparation représentés par le bloc externe noté PAL/NTSC-SECAM-NTSC à la figure 8.

Ces circuits délivrent après traitement :

- le signal de luminance :
- le signal de chrominance ;
- divers signaux de synchronisation.

Seul le signal de chrominance, par l'intermédiaire d'un condensateur de 220 pF, est transmis à la broche 15 du TDA 4550. Ce circuit comporte pour la voie chrominance :

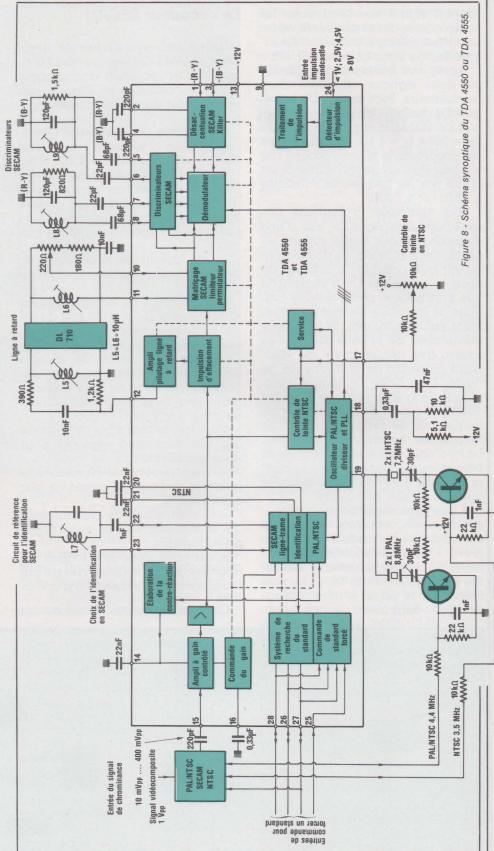- un amplificateur à gain commandé pour les standards PAL, SE-CAM et NTSC;
- un circuit de commande automatique de gain ;
- un circuit d'échantillonnage de salve en PAL ;
- un étage de sortie chrominance vers la ligne à retard en PAL et SECAM :
- deux limiteurs voie directe et voie retardée en SECAM;
- Un permutateur en SECAM. L'impédance d'entrée à la broche 13 vaut environ 3 300 Ω et le signal



de chrominance devra avoir une amplitude comprise entre 10 et 200 mV. La démodulation est assurée par les blocs suivants :

- deux démodulateurs à quadrature en SECAM;
 - deux démodulateurs synchro-

nes pour les standards PAL et NTSC;

- circuits de filtrage de sousporteuse résiduelle ;
- circuits de désaccentuation en SECAM ;
 - circuit de clamp au niveau du

noir en SECAM;

- étages de sortie différence de couleurs avec circuit de coupure couleur.

Pour les quatre standards les tensions nominales de sortie valent : pour la sortie -(R-Y): 1,05 V et pour la sortie -(B-Y): 1,33 V, ce qui donne un rapport (R - Y)/(B - Y)de 0.79.

Le résidu de sous-porteuse en sortie vaut 30 mV. Le niveau continu de sortie est fixé à 7 V et les sorties sont couplées capacitivement à un circuit de dématriçage comme les TDA 3500 ou TDA 3501.

En SECAM, les amplitudes de sortie dépendent des circuits résonants externes connectés aux bornes 7, 8 et 6, 5 et peuvent être modifiées en jouant sur le coefficient de surtension

Les fréquences de résonance de ces circuits doivent être réglées de sorte que le niveau démodulé pour la fréquence de repos fo soit égal au niveau de réinsertion interne : nivegu du noir. Les résistances des réseaux de désaccentuation sont intégrées et prévues pour des capacités externes de 180 pF connectées aux broches 2 et 4.

Ce circuit intégré comporte pour la partie identification:

- un bloc reconnaissance automatique de standard par scrutation séquentielle :
- un circuit de retard de mise en couleur et de recherche du standard:
- un circuit de priorité PAL/SE-CAM:
- un circuit de commutation forcée de standard;
- trois sorties de commutation des filtres externes ;
- circuits d'identification pour PAL, SECAM et NTSC;
- bascule PAL et SECAM et inverseur PAL;
- circuit d'identification SE-CAM: ligne, trame ou ligne et trame combiné ;
- oscillateur à quartz à fréquence double : circuit PLL et diviseur pour la fréquence de référence;
 - correction de teinte en NTSC;
 - commutateur de service.

Les entrées-sorties de commutation de standard

On dispose de 3 entrées/sorties et d'une entrée affectées de la manière suivante aux divers standards: PAL et NTSC: entrée/sortie borne 28 :

SECAM: entrée/sortie borne 27; NTSC 3.58: entrée/sortie borne 26; NTSC 4.43: entrée borne 25.

A l'état inactif, les tensions présentes sur ces broches sont inférieures à 0,5 V. Pendant la période de recherche, la couleur est coupée et ces tensions valent 2,5 V. Dès qu'un standard a été reconnu une des 3 bornes de sortie passe à l'état actif: 6 V. Pour forcer un standard il suffit d'appliquer sur l'une des entrées une tension supérieure à 9 V.

Le temps de retard pour le début de la recherche dure de 2 à 3 trames. la couleur est coupée pendant 0 ou l trame et la mise en service couleur s'effectue pendant 2 ou 3 trames. Chacune des trois sorties peut fournir un courant maximal de 3 mA.

La durée de recherche pour chaque standard vaut 4 trames. La séquence de recherche est la suivante: PAL - SECAM - NTSC 4.43 -NTSC 3.58.

L'identification en SECAM

On sait qu'en SECAM l'identification utilisée jusqu'en 80 était l'identification trame. Ce principe tend à être abandonné pour libérer les premières lignes de chaque trame transmission de signaux Antiope.

Malgré tout, les émissions TF 1, ANT 2, et FR 3 comportent encore les signaux d'identification trame, et ceci pour permettre aux anciens téléviseurs, fonctionnant grâce à l'identification trame d'interpréter correctement les signaux de chrominance. Mais les émissions en VHF: Canal Plus, Antiope sont dépourvues de signaux d'identification

Pour que le circuit TDA 4550 fonctionne dans tous les cas, il devra être câblé en identification ligne. Le choix de l'identification s'effectue grâce à la tension appliquée à la broche 23.


Identification ligne $V_{23} < 2 V$, identification mixte ligne et trame $V_{23} = 6 \text{ V}$ ou borne 23 non connectée. Identification trame V23 > 10 V. En identification ligne, les cing émissions citées précédemment déclenchent les circuits couleur, dans les deux autres cas seuls TF 1, ANT 2 et FR 3 activent les circuits chroma.

Le détecteur d'impulsion « Sandcastle »

En princppe le circuit TDA 4550 doit recevoir une impulsion « sandcastle » à trois niveaux. Cette impulsion est envoyée à la broche 24. Le premier niveau dure pendant le retour trame et doit être compris entre 2 et 3 V.


Le deuxième niveau correspond à l'impulsion ligne et est compris entre 4 et 5 V et finalement le troisième niveau correspond à l'extraction de la salve et doit être supérieur à 8 V et inférieur à la tension d'alimentation.

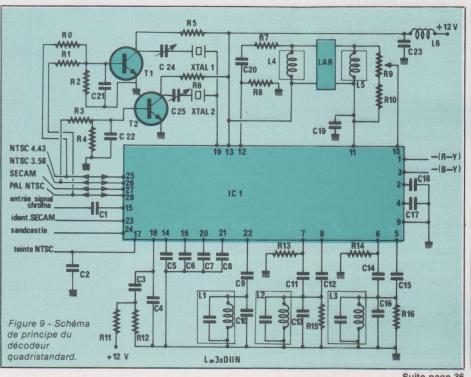Nous n'avons que fort peu de renseignements sur le traitement et l'emploi de ces impulsions. L'expérience nous a montré que le circuit était incapable de fonctionner avec



Suite page 36

HBN Publicité

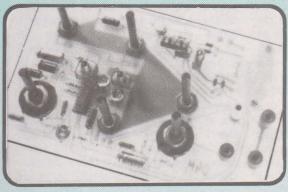

KIT HBN 04 M GENERATEUR BF

Caractéristiques :

en 6 gammes.

1 gamme audio 20 Hz à 20000 Hz Signaux disponibles : Sinus 3 Vcc · Triangle 6 Vcc - Carré 6 Vcc.

295 F



MULTIMETRE ANALOGIQUE 498 F METRIX MX 111

42 gammes de mesure 20000 Ω /V en = 6320 Ω /V en \approx . Précision 2% en = ... 3% en ~ .

> HBN A PARIS! 37, Bd Magenta dans le 10éme Tél. (1) 241.20.33.



FILTRE F 6000

Fréquences de coupure : 450/5000. Nombre de voies : 3. Puissance : 100 W. Atténuation dB/Oct : 12 dB.

182 F

H-P BOOMER 28 SPCGH

 φ en m/m : 228. Bande passante 28 - 5000. Puissance : 70 W. Impédance : 8 Ω . Sensibilité dB IW IM : 90.

232 F

H-P MEDIUM 16 VR

Ø en m/m : 153. Bande passante : 400 - 13000. Puissance : 150 W. Impédance : 8Ω Sensibilité dB IW IM : 95.




VANNES 35, rue de la Fontaine Tel (97)47 46 35

37,00			000 1		
AMIENS 19, rue Gresset rei (22)91 25 69	CANNES 167, 8d de la République Tél (93)38 00 74	LE HAVRE Place des Halles centrales Tel (35)42 60 92	METZ 60. Passage Serpenoise Tel (B) 774 45 29	ORLEANS 61 rue des Carmes Tel (38)54 33 01	ST BRIEUC 16, rue de la Gare Tel 196133 55 15
ANGOULEME Espace St Martial Tél. (45) 92 93 99	CHALONS/M 2. rue Chamorin (CHV) Tel. (26)64-28-82	LE MANS 16, rus H Lecornus Tel (43)28 38 63	MONTBELIARD 27, rue des Febvres Tel 181196 79 62	POITIERS 8. Place Palais de Justice Tal (49)88 04 90	ST DIZIER 332, Av. République Tél. (25) 05 72 57
ANNECY entre nelles Galeries et le lec 11, bd 8, de Menthon Tél. (50)45 27 43	CHARLEVILLE 1, Av Jean Jaures Tel (24)33 00 84	LENS 43, rue de la Gare Tél (21) 28 60 49	MONTPELLIER 10. 8d Ledru Rallin Tál (67)92 33 86	QUIMPER 33 rue des Régaires Tel 198195 23 48	ST ETIENNE 30, rue Gambetta Tei (77)21 45 61
BAYONNE 3, rue du Tour de Sault 141,159159 14 25	CHOLET 6, rue Nantaise Tél. (41)58 63 64	LILLE 61, rue de Paris Tel (20)06 85 52	MORLAIX 16, rue Gambetta Yel 198188 60 53	REIMS 13, av. J. Jaurės Tel. (26) 88.50.81	STRASBOURG 4 rue du Travail Tel (881)3 66 98 TOULON 106 Cours Lafayette Tel. (92) 42 41 15 TOURS 2, bis Pl. de la Victoire Tel. (47120 83 42 TROYES 6, rue de Preize Tel. (25181 49 29
BESANÇON 69, rue des Granges Tél.(81)82 21 73	CLERMONT-FD 1, rue des Salins Résid Isabelle Tél (73)93 62 10	LIMOGES 4, rue des Charseix Tél (55)33 29 33	MULHOUSE Centre Europe 8d de l'Eu rope Tél (89)46 46 24	REIMS 46 Av de Laon Tel. (26) 40 35 20	
BREST 151, av. J. Jaurès Tél. (98) 80 24 95	DIJON 2, rue Ch. de Vergennes Tél. (80) 73 13 48	LYON 2ème 9, rue Grenette Tél:(7)842 05 06	NANCY 116, rue St Dizier Tei. (8) 335-27-32	REIMS 10. rus Gambetta Tál 126/88 47 55	
BORDEAUX 10, rue du Mai Joffre Tél. (56) 52 42 47	DUNKERQUE 14, rue ML French Tál (28)66 38 65	MARSEILLE 1er 32, 8d de la Libération Tél. (91) 47.48.63.	NANCY 133, rue St Dizier Tal. (8)336 67 97	RENNES 12 Quei Duguay Trouin Tel 199130 85 26	
CAEN 14, rue du Tour de Terre Tél (31)86 37 53	GRENOBLE 18, Place Ste Claire Tel (76)54 28 77	MEAUX C.C. du Connet de Riche mont Tél (6) 009 39 58	NANTES 4, rue J.J. Rousseau Tel (40)48 76 57	ROUEN 19 rue Gal Giraud 1ei (35)88 59 43	VALENCE 7, rue des Alpes Tel (75)42 51 40

VALENCIENNES

Siège social HBN ELECTRONIC S.A. B.P. 2739 - 51060 REIMS CEDEX S.A.E. au capital de 1000.000 F RCS REIMS B 324 774 017 Tél. (26) 89 01 06 Télex 830526 F

MICRO-INFORMATIQUE

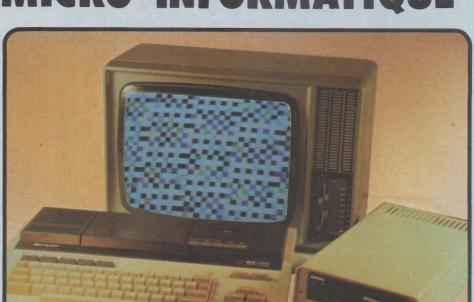



MICRO-ORDINATEUR SHARP MZ-720

Le Sharp MZ-720 fait appel au microprocesseur Z-80A (3,5 MHz) d'où un faible investissement pour des performances élevées. Il a une capacité mémoire de 64 K octets de mémoire vive. Sortie vidéo sur prise Péritel RVB. 3350 F

LECTEUR DE DISQUETTES

SFD 700 avec contrôleur. Double Face - 350 K octets.

4990 F

CARTE 80 COLONNES

Compatible CPM

1430 F

C.P.M. 2.2

Disquette + Manuel.

1400 F

MINI TABLE TRAÇANTE 4 COULEURS MZ-1P01 2150 F

DE NOMBREUX LOGICIELS DISPONIBLES - Exemple : PASCAL COMPILER Z EN ED/ASSEMBLER BUDGET FAMILIAL




Suite de la page 33

le seul troisième niveau, la séquence de recherche démarrant probablement avec une impulsion trame, ces mêmes impulsions étant employées pour piloter la séquence de recherche.

Entrée du réglage de teinte Entrée de service

Ces actions combinées sont dues à la tension appliquée sur la broche 17 du circuit. Lorsque la tension appliquée est comprise entre 2 et 10 V on agit sur la teinte. Lorsque la tension est inférieure à 1 V ou supérieure à 11 V cette entrée est une entrée dite de service - mise au point, maintenance -. Pour $V_{17} < 1$ V l'oscillateur est déverrouillé et pour $V_{17} > 11$ V on inhibe le réglage de teinte.

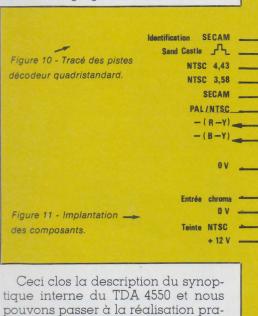





tique.


Le schéma de principe du cœur du décodeur est représenté à la figure 9.

Pour une utilisation en décodeur tristandard PAL, SECAM, NTSC 4.43, les composants suivants ne seront pas implantés: R₃, R₄, R₆, C₂₂, C₂₅, T₂ et XTAL₂.

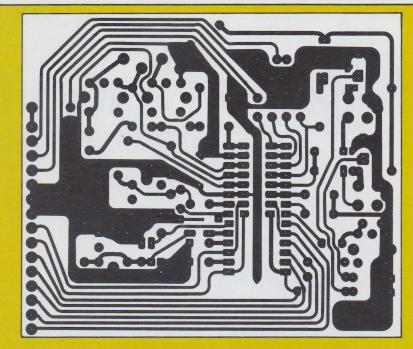On reconnait les quatre entrées de commande de commutation forcée, l'entrée du signal de chrominance, l'entrée identification SECAM, qui sera mise à zéro, l'entrée de l'impulsion sandcastle recevant un signal issu de la platine de filtrage, l'entrée de commande de teinte en NTSC. Cette dernière entrée sera polarisée par un pont de résistances externe.



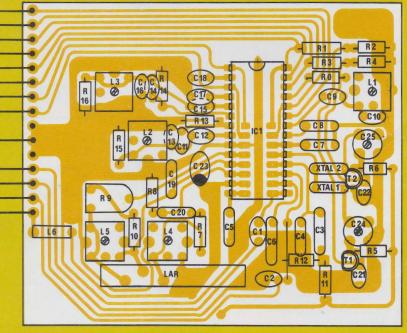

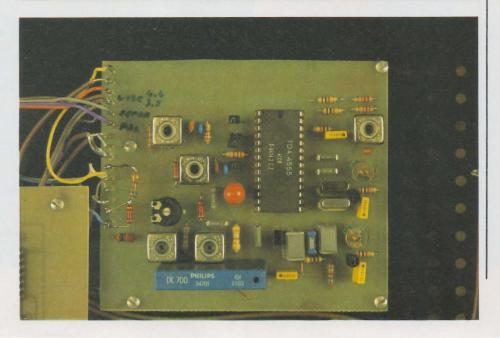

Pour diminuer la diversité des composants employés, tous les transformateurs TOKO de cette platine sont identiques, du type D 11 N.

 L_1 est destiné au circuit d'identification, L_2 et L_3 aux discriminateurs (R-Y) et (B-Y) et L_4 et L_5 à l'adaptation de la ligne à retard.

Les transformateurs TOKO DIIN sont constitués par un enroulement de 38 spires entre les broches 1 et 3 donnant une self de 10,2 µH. Une capacité de 82 pF est placée en parallèle sur la self. Cette capacité sera supprimée pour les selfs L4 et L5. Dans les autres cas une capacité additionnelle de 68 pF décalera la plage de réglage et centrera celle-ci autour de 4,2 MHz.

Le tracé des pistes de la platine principale du décodeur quadristandard est représenté à la figure 10 et l'implantation des composants correspondante à la figure 11.

Le filtrage

Dans le chapitre consacré à la théorie du décodage, nous avons vu que dans tous les cas nous avions besoin d'un filtre, acceptant à l'entrée le signal vidéocomposite et délivrant en sortie : le signal de chrominance et le signal de luminance. Quel que soit le standard, il faut donc envoyer au circuit intégré TDA 4550 le seul signal de chrominance. Pour chaque standard il faut donc mettre en service deux filtres appropriés : un filtre de chrominance et un filtre de luminance.

Le schéma de principe de ces filtres et de leur système de commutation associé est représenté à la figure 12. Le signal vidéocomposite attaque l'entrée de six filtres passifs : trois filtres de luminance et trois filtres de chrominance. Les filtres sont, bien sûr, actionnés deux par deux : mise en service simultanée du filtre de luminance et du filtre de chrominance propre à un standard.

En PAL et NTSC 4.43 les filtres sont identiques, le même filtre est donc mis en service par la présence de l'un ou l'autre des standards.

Si le standard NTSC 3.58 n'est pas utilisé, ce qui sera généralement le cas, les composants suivants ne seront pas implantés : R65, R68, R70, R72, R80, R83, D28, R86, T12, T16, L13, L14, L15, C43, C45, C48, C49, C53, C56.

Les filtres de chrominance

Pour le standard SECAM le filtre de chrominance, filtre en cloche est constitué par R₆₇, L₈ et C₄₇. Le circuit

R 68 C45 -11 000 11^{C 53} L15 R65 KXNK 3333 R XNK 3335 R **≸**R72 sortie chroma R 69 C 46 e **NSTC 3.58** WWW R87 D29 PAL NSTG 4.43 10 L 12 R 88 SECAM 14 D30 **₹** B30 KXNK 3333 R R81 R82 R 83 KXNK 3335 R R 71 € **₹**R84 R 67 C57 C58 sortie luma R90 Figure 12 - Schéma de principe du filtre de luminance et de chrominance adapté aux quatre standards.

résonant est accordé sur 4286 kHz. Pour les standards PAL et NTSC 4.43 on a recours à un filtre passe-bande d'une structure légèrement plus complexe : le signal de chrominance est disponible sur le secondaire de L12 : aux bornes de R69. L12 sera réglée de manière à centrer le filtre passe-bande autour de 4433 kHz. Pour le standard NTSC à 3,58 la structure employée est la même mais le passe-bande est centré sur 3579 kHz.


Les filtres de luminance

En PAL et en NTSC il n'est pas possible de réaliser simplement un filtre en peigne. Nous avons donc recours à une structure beaucoup plus simple: un filtre passe-bas constitué par L₁₀, R₆₆ et R₇₁ associé à un filtre réjecteur constitué par L₁₁, C₅₀ C₅₁ et R₇₃.

En PAL et NTSC 4.43, le réjecteur sera centré sur 4433 kHz et la fréquence de coupure du filtre passebas amenée au voisinage de 4 500 kHz. En NTSC3.58, la même structure est utilisée mais le réjecteur est centré sur 3579 kHz et le filtre passe-bas au voisinage de 3 700 kHz.

Le filtre de luminance mis en service en SECAM utilise trois sections différentes. Les deux premières sont le filtre passe-bas et le réjecteur employé en PAL et NTSC 4.43. La troisième cellule est constituée par L₉, C₅₂, R₇₄ et R₇₅ et forme un réjecteur qui sera centré sur 4286 kHz.

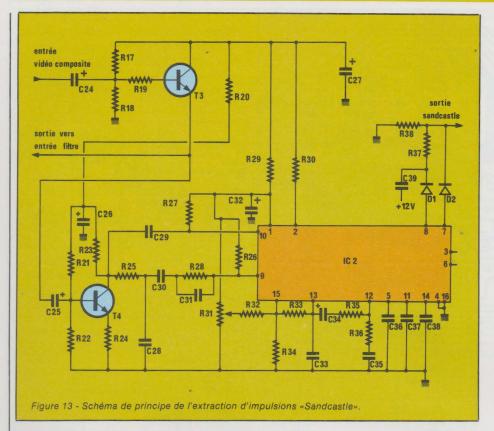Les filtres sont hors service lorsque les entrées de commande sont à un niveau inférieur à 1 V, et en service pour un niveau supérieur à 6 V. Ce niveau de tension est fourni, soit directement par le TDA 4550 en mode automatique soit par une source externe en mode commutation forcée.



Détection de l'impulsion « scandcastle »

Au cours de la description du synoptique du TDA 4550 nous avons vu que le système devait fonctionner grâce à une impulsion « scandcas-. tle » auxiliaire à trois niveaux mais qu'il était possible de se contenter des deux niveaux extrêmes : retour trame et enveloppe de la salve. Nous verrons que le niveau intermédiaire est assez facile à générer mais ne change en rien le fonctionnement du circuit. Le schéma de principe utilisé pour l'extraction de l'impulsion est représenté à la figure 13. On a recours à un classique TDA 2593 précédé par un ampli de gain - 3. On récupère à la broche 8 une impulsion de synchronisation de trame, à la broche 7 l'enveloppe de la salve et une impulsion « scandcastle » à deux niveaux lorsque la broche 6 reçoit l'impulsion de retour ligne. La fréquence centrale du VCO est ajustée au moyen de R31, on amènera celle-ci au voisinage de 15 625 Hz au repos, en l'absence de signal vidéocomposite. Le signal utilisable par le TDA 4550 est obtenu par sommation - diodes D1 et D2 - de l'impulsion de synchronisation trame et de l'enveloppe de salve. La reconstitution d'une impulsion « scandcastle » à trois niveaux peut être effectués de la manière suivante:

— placer une résistance de $10 \text{ k}\Omega$ entre les bornes 3 et 6, sortie impulsion ligne et entrée retour ligne ;

— alimenter la borne 4 du circuit par la tension d'alimentation et non plus le zéro électrique ;

— alimenter la borne 5 du TDA 2593 par la tension issue d'un potentiomètre recevant la tension d'alimentation. Régler la tension de polarisation de la broche 5 pour faire coïncider au mieux l'impulsion ligne et le retour trame.

Cette solution a été essayée avec succès mais n'apporte rien au fonctionnement. Les circuits de filtrage et le circuit d'extraction d'impulsion « scandcastle » sont étroitement imbriqués et pour cette raison sont implantés sur le même circuit imprimé dont le tracé des pistes est donné à la figure 14 et l'implantation des composants à la figure 15.

Le raccordement des circuits

Le signal vidéocomposite à traiter est appliqué à l'entrée correspondante de la platine de filtrage qui délivre :

- une sortie chrominance, une sortie sandcastle vers la platine principale;
- une sortie luminance vers la sortie du décodeur quadristandard.

On trouve en outre :

trois entrées de commutation
 NTSC 3.58, SECAM PAL NTSC 4.43

recevant les informations de la platine principale ou d'une platine de commutation forcée - facultative.

Platine de commutation automatique/manuel

Le schéma de principe du circuit de commande et de visualisation de commutation de standard est représenté à la figure 16.


A la mise sous tension, les quatre bascules D correspondant aux interrupteurs fugitifs K_1 , K_2 , K_3 et K_4 sont mise à zéro par la mise à 1 de la cinquième bascule - correspondant à K_5 . Le système fonctionne alors en automatique. Si l'on applique un vidéosignal à l'entrée du décodeur, celui-ci après serutation, reconnaît le standard, une des sorties de commutation broche 25, 26, 27 ou 28 passe à l'état actif et une des diodes LED correspondant à K_1 , K_2 , K_3 et K_4 est allumée.

En mode automatique la diode électroluminescente correspondant à K_6 est allumée. En présence de ce même vidéosignal on peut :

- Presser une touche ne correspondant pas au standard indiqué. A ce moment le système passe en manuel diode de Ks éteinte -, le décodeur ne reconnaît pas le standard qu'on lui impose et l'image est en noir et blanc. Pour revenir au fonctionnement couleur il faut presser la touche automatique/manuel ou la touche correspondant au standard du vidéo signal injecté.
- Presser la touche automatique/manuel, la diode électroluminescente correspondant à K_5 s'éteint mais le système décode toujours les informations de chrominance jusqu'à ce qu'une des touches K_1 , K_2 , K_3 , K_4 autre que celle correspondant au standard en présence soit pressée. A ce moment, les informations de chrominance ne sont plus reconnues et plus décodées.

Cette platine est facultative mais rend de grands services au moment de la mise au point et des réglages. Les cinq diodes donnant les informations de départ en recherche, K_1 , K_2 , K_3 , K_4 toutes éteintes et reconnaissance, une des diodes allumée. A un instant donné il ne peut y avoir que deux diodes allumées K_5 et une des diodes K_1 à K_4 .

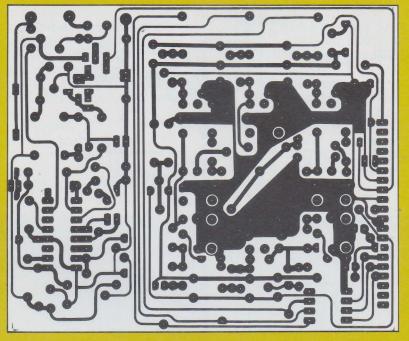Pour la réalisation pratique on a recours à deux circuits imprimés différents: le premier dont le tracé des pistes est représenté à la figure 17 et l'implantation des composants à la figure 18 reçoit les composants à la figure 18 reçoit les composants à la figure 18 reçoit les composants de la fig



sants actifs; circuits intégrés, transistors, diodes, etc. et un support de circuit intégré 16 broches destiné à la liaison avec le second circuit.

Le circuit, dont le tracé des pistes est représenté à la figure 22 et l'implantation des composants à la figure 23 reçoit un support de circuit intégré 16 broches - liaison avec la carte principale - Les cinq interrupteurs équipés de leur LED, type DMB 1 Jeanrenaud, et les résistances de limitation de courant de ces LED.

Les deux platines sont reliées électriquement entre elles par un cordon méplat de 16 conducteurs muni à chaque extrémité du connecteur s'adaptant dans les supports de CI.

Les quatre sorties, en provenance des diodes D23 à D26 sont reliées aux entrées/sorties du TDA 4550. L'ordre des connexions n'a aucune impor-

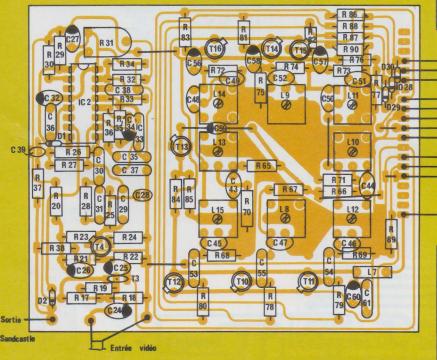


Figure 14 - Tracé des pistes filtrage luminance | chrominance PAL NTSC 4.43 extraction du signal «Sandcastle»

> Figure 15 - Implantation des composants.

tance. On pourra définir cet ordre pour affecter un standard particulier à chaque interrupteur. K1 PAL, K2 SECAM, K3 NTSC 4.43, K4 NTSC 3.58 ou tout autre combinaison Kı SE-CAM, K_2 NTSC 4.43, K_3 PAL, K_4 NTSC 3.58, etc.

L'alimentation

NTSC 3.58

Sortie luminance

La totalité des circuits est alimentéé par une source unique + 12 V. Le schéma de principe de l'alimentation, qui n'a rien d'original, est représenté à la figure 19. Le transformateur d'alimentation est en permanence sous tension. On utilise un modèle 2 x 6 V, 15 VA torique. On dispose d'une tension filtrée redressée de 17 V aux bornes de C62 ou C63. Après régulation sommaire par R91 D27 et C64 on dispose de 12 V pour alimenter une bascule D. La sortie Q de cette bascule est connectée à

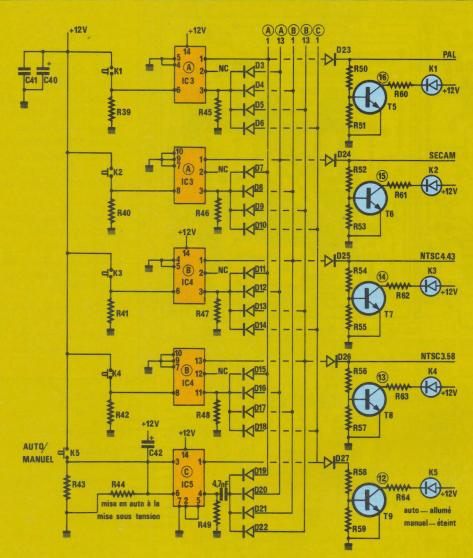


Figure 16 - Circuit de commande et de visualisation de commutation des standards.

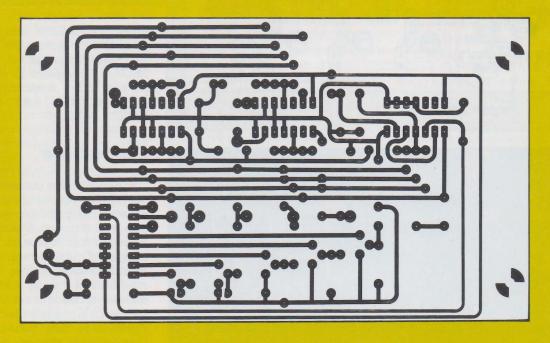


Figure 17 - Tracé des pistes du circuit de commande et de visualisation de commutation des standards.

l'entrée D. A chaque impulsion d'horloge les sorties Q et \overline{Q} changeront d'état. Une des sorties est utilisée pour la fermeture du relais RE.

Une pression sur K_{θ} , mise en route de l'alimentation, une seconde pression : arrêt, etc. Le régulateur 7812 se charge de fournir un courant régulé avec 12 V entre les bornes de sortie et la masse.

Le tracé des pistes du circuit d'alimentation est représenté à la figure 20 et l'implantation des composants à la figure 21.

Comme pour le clavier de commutation de standard, nous utilisons un deuxième circuit recevant K_6 et la résistance de limitation de courant de la diode électroluminescente : R_{96} .

Les platines recevant les commutateurs K_1 à K_6 seront fixées sur la contre-face avant comme le montre les photos.

Malheureusement la découpe et la gravure de la face avant réalisée par M. Colas, graveur, 80, boulevard de Grenelle, 75015 Paris n'a pu être terminée pour la prise de vue et nous nous en excusons auprès de nos lecteurs.

Mise en service


Le décodeur quadristandard s'adapte très facilement au moniteur VCC 90 paru dans RPEL. Seuls quatre composants supplémentaires sont nécessaires comme le montre le schéma de la figure 26.


Il est possible aussi de réaliser une carte de dématriçage pour obtenir les informations R, V, B pour un moniteur. La carte de dématriçage parue dans RPEL ne peut convenir : en effet celle-ci était adaptée aux signaux Y, R-Y, B-Y, dans le cas présent nous disposons d'un décodeur fournissant Y, -(R-Y) et -(B-Y).

Les lecteurs désireux de s'orienter vers une telle solution pourront facilement dématricer ces signaux en utilisant un TDA 3500 ou un TDA 3501.


Mise au point et réglages

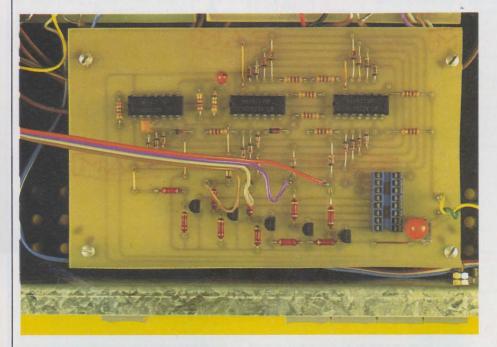On dispose à l'arrière du rack d'une entrée vidéocomposite et de trois sorties : deux sorties différence de couleurs -(R-Y), -(B-Y) et une



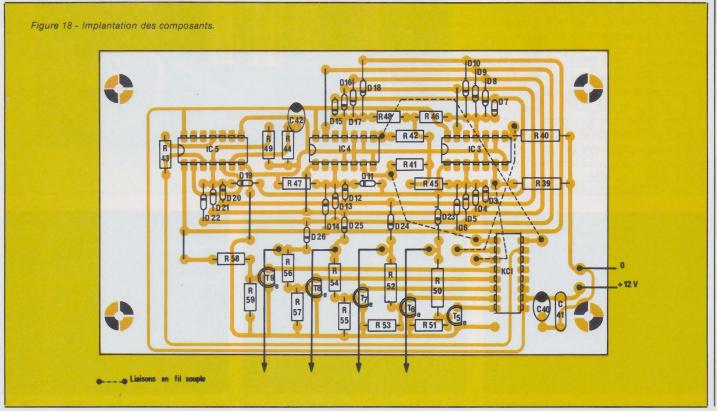

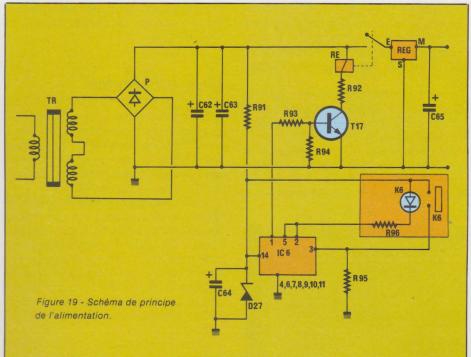Radio Plans - Electronique Loisirs Nº 443



sortie luminance Y. On suppose que le décodeur est relié au moniteur par un procédé quelconque: Y, différence de couleurs ou R, V, B par dématriçage. Le premier élément à régler doit impérativement être R31.

En présence d'un signal vidéocomposite on règle R31 pour avoir un verrouillage du PLL. Cette manipulation est facile si l'on visualise l'impulsion issue de la broche 7 du TDA 2593 en mode double base de temps, l'une retardant l'autre. La seconde étant beaucoup plus rapide que la première, il est bon pour celà de synchroniser l'oscilloscope sur l'impulsion trame disponible à la borche 8 du TDA 2593.

Vient ensuite le réglage des filtres de luminance et de chrominance, en PAL, NTSC et SECAM.

Pour cette manipulation, déconnecter le générateur délivrant le signal vidéocomposite et connecter un générateur pouvant travailler en sinus jusqu'à 10 MHz.

Le standard sera forcé en PAL ou

NTSC 4.43. On règlera L10 et L12 pour

centrer le filtre passe-bande autour

de 4433 kHz en visualisant la sortie

chrominance. Puis en visualisant le


signal présent sur la sortie luminance on règle Lu pour obtenir un minimum à 4433 kHz.


On peut alors passer en SECAM et l'on règle le filtre en cloche. Le pour avoir un maximum à 4286 kHz sur la sortie chrominance et par L9 un minimum à cette même fréquence sur la sortie luminance. Appliquons maintenant un signal vidéocomposite SECAM. En mode automatique on règle Li pour avoir une reconnaissance du SECAM, puis L2 et L3 pour ajuster les discriminateur R-Y et B-Y. Pour cette manipulation, il est bon de travailler avec une mire générateur ou mire TDF. En principe L4 et L5 ont peu d'effet en SECAM.

A l'aide d'un codeur PAL, microordinateur ou générateur de mire, on injecte un signal vidéocomposite PAL; on règlera alors C24 qui doit être assez proche de la moitié de sa valeur et L4 et L5.


Transformation du codeur PAL en codeur NTSC 4.43

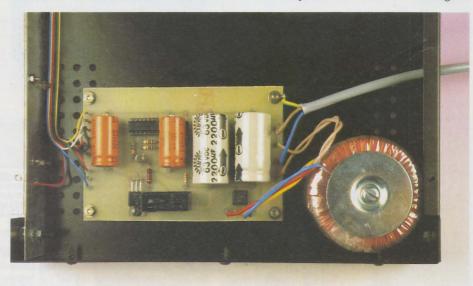Il suffit pour cette transformation de ne pas appliquer à l'entrée inversion de phase du TEA 1002 le signal




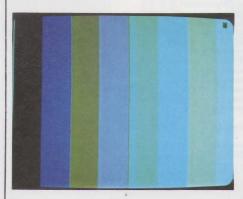

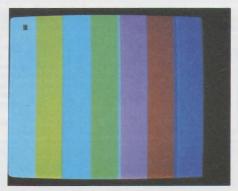
Mire de barres NTSC 4,43 luminance 75 % inversée.



Mire de barres PAL luminance 95 %.

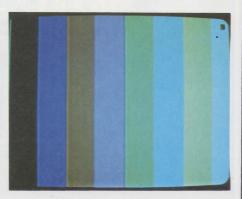


Mire de barres PAL luminance 75 %

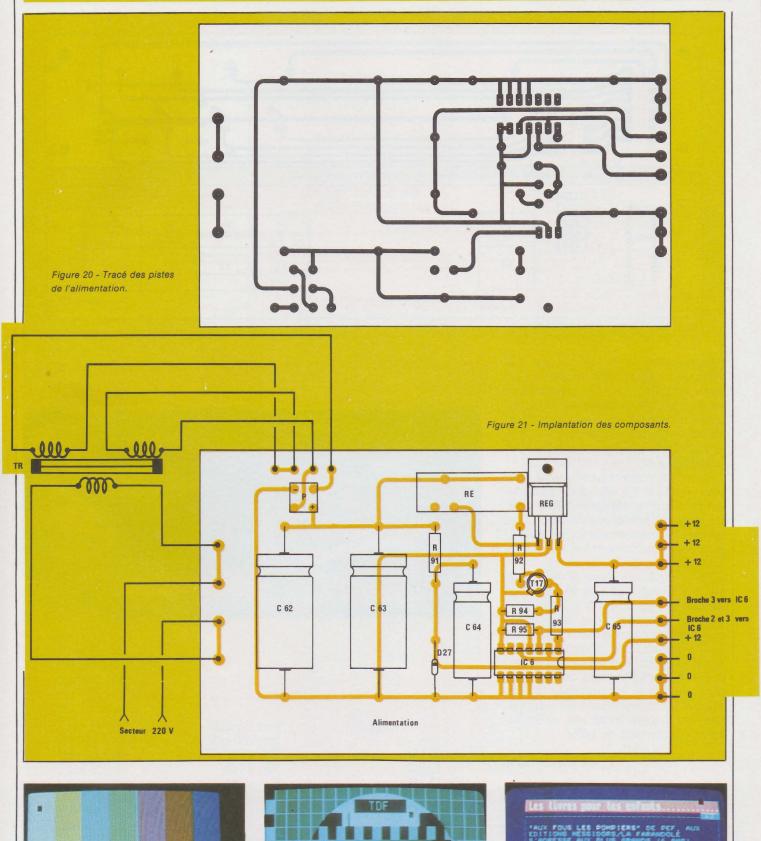




Mire de barres NTSC 4,43 luminance 95 %.

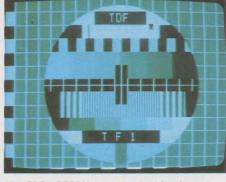

Mire TDF 1 SECAM autre standard forcé.



SECAM Antenne 2 Antiope.

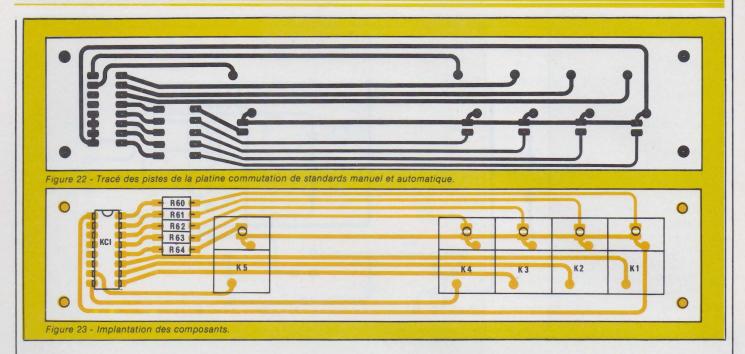


rectangulaire à la fréquence fH/2 mais de bloquer cette entrée au niveau logique « l ». On peut placer en face avant un inverseur qui envoie sur la commande d'inversion de phase soit le niveau logique l soit le signal à fH/2. On passe ainsi du PAL au NTSC 4.43.

Dans ces conditions le signal peut être appliqué au décodeur quadristandard qui reconnaît le NTSC 4.43. La mire de barres de couleur n'est restituée correctement qu'en polarisant convenablement l'entrée 17 du TDA 4550 : contrôle de teinte.


Nous espérons avec ce décodeur avoir satisfait tous nos lecteurs. Le décodeur repondant à tous les problèmes que l'on peut rencontrer, nous ne reviendrons pas sur ce sujet.

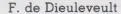Contrairement à ce qu'il peut paraître, ce décodeur est simple et peu coûteux. Les opérations de réglages sont rapides si les principes de codage et décodage sont bien compris. L'auteur espère avoir mis suffisamment l'accent sur ce point.





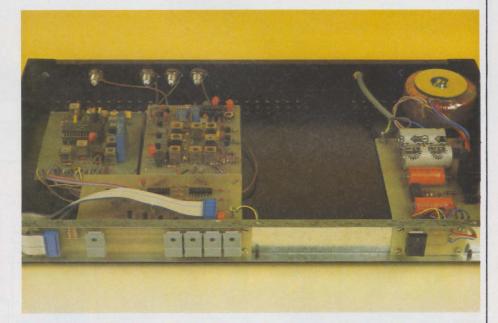Mire TDF SECAM antenne intérieure (écho).



Nomenclature Nomenclature						
Résistances 1/4 W ou 1/W Ro: $10 \text{ k}\Omega$ R1: $10 \text{ k}\Omega$ R2: $22 \text{ k}\Omega$ R3: $10 \text{ k}\Omega$ R4: $22 \text{ k}\Omega$ R5: $10 \text{ k}\Omega$ R6: $10 \text{ k}\Omega$ R6: $10 \text{ k}\Omega$ R7: 390Ω R8: $1,2 \text{ k}\Omega$ R9: 220Ω pot ajustable R10: 180Ω R11: $5,1 \text{ k}\Omega$ R12: $10 \text{ k}\Omega$	R ₁₆ : 1,5 kΩ R ₁₇ : 100 kΩ R ₁₈ : 47 kΩ R ₁₉ : 33 Ω R ₂₀ : 12 Ω R ₂₁ : 10 kΩ R ₂₂ : 1,5 kΩ R ₂₃ : 470 Ω R ₂₄ : 150 Ω R ₂₅ : 1,5 kΩ R ₂₆ : 2,2 MΩ R ₂₇ : 2,2 MΩ R ₂₈ : 33 kΩ R ₂₉ : 12 Ω R ₃₀ : 12 Ω	R ₃₄ : 12 kΩ R ₃₅ : 1,2 kΩ R ₃₆ : 3,3 kΩ R ₃₇ : 33 kΩ R ₃₈ : 15 kΩ R ₅₉ : 2,7 kΩ R ₄₀ : 2,7 kΩ R ₄₁ : 2,7 kΩ R ₄₂ : 2,7 kΩ R ₄₂ : 2,7 kΩ R ₄₃ : 2,7 kΩ R ₄₄ : 15 kΩ R ₄₅ : 2,7 kΩ R ₄₆ : 2,7 kΩ R ₄₆ : 2,7 kΩ R ₄₇ : 2,7 kΩ R ₄₈ : 2,7 kΩ				
R ₁₃ : 2,2 kΩ R ₁₄ : 2,2 kΩ R ₁₅ : 820 Ω	R ₃₁ : 47 k Ω ajustable R ₃₂ : 120 k Ω R ₃₃ : 82 k Ω	R ₄₉ : 2,7 kΩ R ₅₀ : 8,2 kΩ R ₅₁ : 1,2 kΩ				

Figure 24 - Tracé des pistes de la platine de commutation arrêt marche.


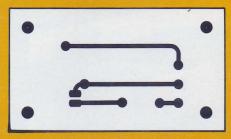


Figure 25 - Implantation des composants.

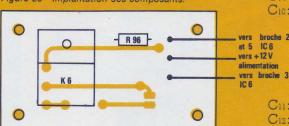

R ₆₆ : 68 Ω R ₉₆ : 3,3 kΩ	R64: 3,3 k Ω R94: 1 k Ω	R_{62} : 3,3 kΩ R_{92} : 150 Ω	Reo: $3,3 \text{ k}\Omega$ Reo: $2,2 \text{ k}\Omega$	T 1010	T 1010		R_{52} : 8,2 kΩ R_{82} : 15 kΩ R_{83} : 1,2 kΩ R_{83} : 15 kΩ	$\begin{array}{c} R_{53}\colon 1,2 \ k\Omega \\ R_{54}\colon 8,2 \ k\Omega \\ R_{55}\colon 1,2 \ k\Omega \\ R_{56}\colon 8,2 \ k\Omega \\ R_{57}\colon 1,2 \ k\Omega \\ R_{58}\colon 8,2 \ k\Omega \\ R_{59}\colon 1,2 \ k\Omega \\ R_{60}\colon 3,3 \ k\Omega \\ R_{61}\colon 3,3 \ k\Omega \\ R_{62}\colon 3,3 \ k\Omega \\ R_{63}\colon 3,3 \ k\Omega \\ R_{64}\colon 3,3 \ k\Omega \\ R_{65}\colon 68 \ \Omega \\ \end{array}$	Rs3: 15 kΩ Rs4: 47 kΩ Rs5: 27 kΩ Rs6: 4,7 kΩ Rs7: 4,7 kΩ Rs8: 4,7 kΩ Rs9: 2,2 kΩ Rs9: 2,2 kΩ Rs9: 3,3 kΩ Rs2: 150 Ω Rs3: 5,6 kΩ Rs4: 1 kΩ
	R ₆₆ : 68 Ω R ₉₆ : 3,3 kΩ	R_{64} : 3,3 k Ω R_{94} : 1 k Ω R_{65} : 68 Ω R_{95} : 1 k Ω R_{66} : 68 Ω R_{96} : 3,3 k Ω	R62: $3,3 \text{ k}\Omega$ R92: 150Ω R63: $3,3 \text{ k}\Omega$ R93: $5,6 \text{ k}\Omega$ R64: $3,3 \text{ k}\Omega$ R94: $1 \text{ k}\Omega$ R65: 68Ω R95: $1 \text{ k}\Omega$ R66: 68Ω R96: $3,3 \text{ k}\Omega$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	R68: 2,2 kΩ R69: 2,2 kΩ R70: 1,8 kΩ R71: 1,8 kΩ	



Condensateurs

C2: 1 nF céramique C3: 0,33 uF MKH C4: 47 nF MKH Cs: 22 nF MKH C6: 0,33 µF MKH C7: 22 nF MKH C8: 22 nF MKH C9: 1 nF céramique C10: 68 pF céramique

C11: 22 pF céramique C12: 68 pF céramique C13: 68 pF céramique C14: 22 pF céramique C₁₅: 68 pF céramique C16: 68 pF céramique C₁₇: 150 pF céramique C₁₈: 150 pF céramique C₁₉: 10 nF MKH C20: 10 nF MKH C21: 1 nF céramique C22: l nFcéramique C23: 47 µF/16 V tantale C24: 10 µF/10 V tantale

C25: 10 µF/10 V tantale

C₂₆: 47 μ F/16 V tantale C₂₇: 47 μ F/16 V tantale

C₂₈: 100 pF céramique C₂₈: 0,47 µF MKH C₃₀: 0,47 µF MKH C31: 4,7 nF MKH C32: 47 µF/16 V tantale C33: 10 nF MKH C34: 4,7 µF/10 V tantale C35: 0,47 µF MKH

C36: 0,22 µF MKH C37: 0,1 µF MKH
C38: 4,7 nF MKH
C39: 4,7 nF céramique
C40: 47 µF/16 V tantale

C41: 0, 1 µF MKH C42: 10 uF/16 V tantale

C₄₃: 820 pF céramique C44: 820 pF céramique

C1: 220 pF céramique

C₄₅: 470 pF céramique C₄₆: 270 pF céramique C₄₇: 330 pF céramique C₄₈: 39 pF céramique C49: 1,2 nF céramique C50: 27 pF céramique C51: 820 pF céramique C₅₂: 56 pF céramique C53: 10 nF MKH C54: 10 nF MKH C55: 10 nF MKH C₅₆: $10 \mu F/10 V$ tantale Cs7: 10 µF/10 V tantale C58: 10 µF/10 V tantale C₅₉: 10 μ F/10 V tantale C₆₀: 47 μ F/16 V tantale C61: 0,1 µF MKH C62: 2200 µF/40 V chimique Cla: 2200 uF/40 V chimique C64: 470 µF/40 V chimique

C65: 470 µF/40 V chimique

Selfs TOKO T₈: MPSA 18 T9: MPSA 18 T₁₀: BC 546 B T₁₁: BC 546 B L1: D 11 N L2: D 11 N L3: D 11 N T12: BC 546 B L4: D 11 N voir texte T13: BC 546 B Ls: D 11 N voir texte T14: BC 546 B Le: 220 µH T15: BC 546 B L7: 220 µH T16: BC 546 B T17: 2N 2222 L8: A2 L9: D 11 N L10: KXNK 3335 R Ln: KXNK 3333 R Circuit intégré

L12: KACS 4520 A L₁₃: KXNK 3335 R IC1: TDA 4550 ou L14: KXNK 3333 R TDA 4555 IC2: TDA 2593 L15: KACS 4520 A

IC3: HEF 4013 IC4: HEF 4013 IC5: HEF 4013 **Transistors** IC6: HEF 4013

T₁: BC 548 B T₂: BC 548 B T₃: BC 548 B T₄: BC 548 B

Ts: MPSA 18 Te: MPSA 18 T7: MPSA 18 Diodes

D1, D26: 1N 4148 D27: Zener 12 V D28, D30: 1N 4148

REG: régulateur 12 V 1A TD 220 RE: Relais OMRON 12 V Kı à K4: Interrupteurs Jeanrenaud led rouge cabochon gris Ks: DMB1

led verte cabochon gris K6: DMB1 led verte cabochon noir $TR: transfo torique 2 \times 6 V 15 VA$ P: Pont redresseur 100 V 1A LAR: ligne à retard 64 µs DL 710 RTC

RACK: ESM 1 UNITE

		Ligne à retard luminance	synchronisation synchro et balay
Décodeur quadristandard PAL	Y	DL 330 1kΩ 1,1k0 10μl	Vers les entrées correspondantes du processeur vidéo
SECAM NTSC 4 43 NTSC 3 58	- (B-Y)	(B	Y) Exemple: TDA 3501 Commutation rapide
	(R-Y)	- (R	inactive Y)



COMPRENDRE...

Dans les années à venir, l'électronique est appelée à jouer un rôle croissant dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui une encyclopédie vous y prépare : c'est le Livre Pratique de l'Electronique EUROTECHNIQUE. Seize volumes abondamment illustrés traitant dans des chapitres clairs et précis de la théorie de l'électronique. Une œuvre considérable détaillée, accessible à tous, que vous pourrez consulter à tout moment.

FAIRE...

Pour saisir concrètement les phénomènes de l'électronique, cette encyclopédie est accompagnée de quinze coffrets de matériel contenant tous les composants permettant un application immédiate.

Vous réaliserez plus de cent expériences passionnantes et, grâce à des directives claires et très détaillées, vous passerez progressivement des expériences aux réalisations définitives.

SAVOIR...

Conçue par des ingénieurs, des professeurs et des techniciens hautement qualifiés possédant de longues années d'expérience en électronique, cette encyclopédie fait appel à une méthode simple, originale et efficace.

16 VOLUMES QUI DOIVENT ABSOLUMENT FIGURER DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE ET 15 COFFRETS DE MATÉRIEL

Le Livre Pratique, de l'Electronique est l'association d'une somme remarquable de connaissances techniques (5000 pages, 1500 illustrations contenues dans l6 volumes reliés pleine toile) et d'un ensemble de matériel vous permettant de réaliser des appareils de mesure et un ampli-tuner stéréo.



eurotechnique

FAIRE POUR SAVOIR
rue Fernand-Holweck, 21100 Dijon

Renvoyez - nous vite ce bon

				30	N	PO	UR	UN	Æ
OC	UN	EN	TA	FIC	N	G	RAT	UIT	T

à compléter et à renvoyer aujourd'hui à EUROTECHNIQUE rue Fernand-Holweck

е	désire	recevoir	gratuitemen	t et sans	engagement	de ma par	t
10	tre doc	rumentati	on sur le Liv	re Pration	ne de l'Electr	conimie	001

Nom_____Prénom_

Adresse

21100 Dijon Code Postal Localité

Circuit de mise en forme des signaux issus de cassettes et destinés à un ordinateur

Les possesseurs de micro-ordinateur ont sans doute été confrontés aux problèmes d'enregistrement de leurs programmes sur magnétophone au

dépense: \$

moins une fois (si ce n'est plusieurs) à moins bien entendu qu'il n'ait fait l'acquisition simultanée d'un micro-ordinateur et d'un magnétophone qualifié de numérique pour la circonstance par les fabricants. Si ce n'est pas le cas et à moins d'avoir une chance digne d'un gagnant du 1er rang au Loto national, il y a fort à parier que nombreux sont les programmes qui ont connus des recopies fastidieuses et parsemées d'embûches surtout si ceux-ci avaient été enregistrés en vitesse rapide. Ce fut notre cas (et celui de nombreux amis il y a quelques mois avant que nous ne mettions au point

le module que nous décri
Nous avons surtout noté que les problèmes surviennent principalement lors des transferts du magnétophone vers le micro-ordinateur et ceci aussi bien pour des cassettes que nous

que nous connaissons)

avions nous-même enregistrées que pour des cassettes louées à des magasins spécialisés. Un deuxième problème lié au précédent est la recopie éventuelle de cassettes (les notres bien entendu puisqu'il est interdit de recopier celles du commerce!). Cette opération nécessite une lecture du programme original qui est donc transféré dans la mémoire de l'ordinateur puis une recopie sur une deuxième cassette soit deux opérations qui peuvent devenir fastidieuses dans le cas où il s'agit de programmes assez longs. Notons que cette opération en deux temps est irréalisable avec les cassettes du commerce.

C'est donc pour remédier à ces différents problèmes que nous vous proposons de réaliser le montage suivant.

Radio Plans - Electronique Loisirs Nº 443

Schéma de principe

Celui-ci est donné à la figuré 1 et ne nécessite que deux circuits intégrés, des AOP de type TL 081.

Le premier de ces AOP (IC1) est monté en amplificateur de gain réglable par le potentiomètre P et de valeur $Av = -P/R_1$. L'inversion de phase n'a ici aucune incidence sur le fonctionnement du montage. Le condensateur C_1 à pour rôle d'isoler une éventuelle composante continue issue du magnétophone M_1 .

Les diodes D1, D2 et D3, D4 écrêtent le signal amplifié avant de l'appliquer à un trigger réalisé autour de IC2. La résistance R2 limite le courant dans les 4 diodes D1 à D4. Le seuil de basculement et l'hystèresis du trigger dépendent des résistances R6, R7 et de R8. Nous avons choisi pour notre application de garder R6 R7 fixes et de faire varier R8 qui détermine en fonction de la position de son curseur une tension de référence notée $V_{\rm réf.}$

Le seuil de basculement et l'hystérésis sont donnés dans ce cas par les formules :

$$V_{\text{D}} = V_{\text{réf}} + (V_{\text{H}} - V_{\text{réf}}) - \frac{R_6}{R_6 + R_7}$$

et
$$\Delta_V = (V_H - V_L) - \frac{R_6}{R_6 + R_7}$$

ici V_H est voisin de + V_{ALIM} et V_L de -V_{ALIM}. (Voir figure 2)

Compte-tenu des valeurs utilisées pour notre maquette, cela nous




donne $\Delta V \cong 0.42$ volts et $V_D = 0.94$ $V_{r\text{ef}} + 0.16$ ($V_{r\text{ef}}$ variable avec R_8). On pourra donc en agissant sur R_8 obtenir une symétrisation idéale des signaux issus de IC_2 .

La sortie du trigger alimente un diviseur résistif qui permet d'obtenir le niveau nécessaire à l'entrée enregistrement du magnétophone M2. L'entrée de l'ordinateur reçoit directement la tension délivrée par le trigger. Un vu-mètre reçoit le signal disponible à la sortie de IC1 après un redressement assuré par D5 et un filtrage sommaire dû à C2. Le courant dans ce vumètre est réglé par R4.

La diode Led D₆ indique par son état que le montage est sous tension. Pour finir les 2 condensateurs C₄ et C₅ découplent les piles 4,5 V servant à l'alimentation.

Réalisation pratique

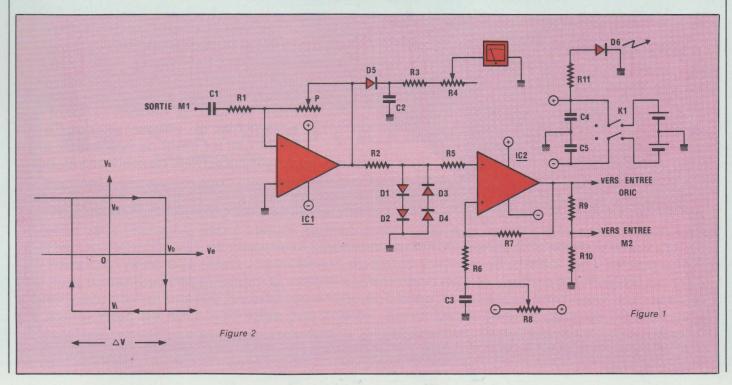Le circuit imprimé figure 3 reçoit les composants conformément au schéma d'implantation de la figure 4. On veillera à respecter l'orientation des composants actifs, diodes et circuits intégrés. De plus l'emploi de picots à souder est vivement re-



commandé pour assurer les liaisons avec les diverses bornes et interrupteurs. Ne pas oublier le strap à côté de R11.

Mise en coffret

Le coffret utilisé est un modèle ESM, EM14105 de dimensions (14 × 10 x 5 cm). La face avant reçoit le potentiomètre P, le vu-mètre, la diode Led D6, l'interrupteur K1 et l'inverseur simple K2 dont nous verrons le rôle dans la suite de cet article. La face arrière reçoit les 3 embases DIN 5 broches nécessaires connexions vers le magnétophone, l'ordinateur et un éventuel second magnétophone utilisé pour la duplication de programmes. Le circuit imprimé est fixé à l'aide de vis et écrous sur le fond du boîtier et les piles à la coquille supérieure.

Interconnexion et réglages

Sur la **figure 5** nous avons représenté les 3 embases DIN et les divers composants non fixés sur le circuit. imprimé.


La sortie de l'ordinateur est appliquée directement à l'entrée enregistrement du magnétophone M1. Cette même sortie est appliquée à la position a du commutateur K2 permettant ainsi d'obtenir simultanément 2 enregistrements d'un même programme à partir de l'ordinateur et sans l'aide de notre maquette.

L'entrée du micro-ordinateur reçoit la sortie du trigger non atténuée. La sortie atténuée est appliquée à la position b de K₂ permettant ainsi la recopie de magnéto cassette à magnéto cassette sans passer par le micro-ordinateur.


Lorsque ces diverses connexions

sont réalisées, on peut passer aux règlages, très simples rassurezvous, mais qui nécessitent cependant de disposer d'un oscilloscope.

On connecte à l'entrée du montage un magnétophone muni d'un programme (sur cassette) enregistré en vitesse rapide. On règle alors P pour obtenir à la sortie de IC1 des signaux d'amplitude crête d'environ 2 volts à 2,5 volts. On connecte ensuite l'oscilloscope à la sortie de IC2 et on règle Rs de façon à obtenir des signaux carrés régulièrement répartis autour du niveau zéro volt. Un déréglage excessif de R₈ dans un sens ou dans l'autre entraînera le maintien de la sortie de IC2 à un niveau de saturation positif ou négatif suivant le cas. Il ne reste plus qu'à régler R4 pour que l'indication du vumètre soit par exemple égale à la moitié de la déviation totale, position qui servira de repère pour des enregistrements ultérieurs.

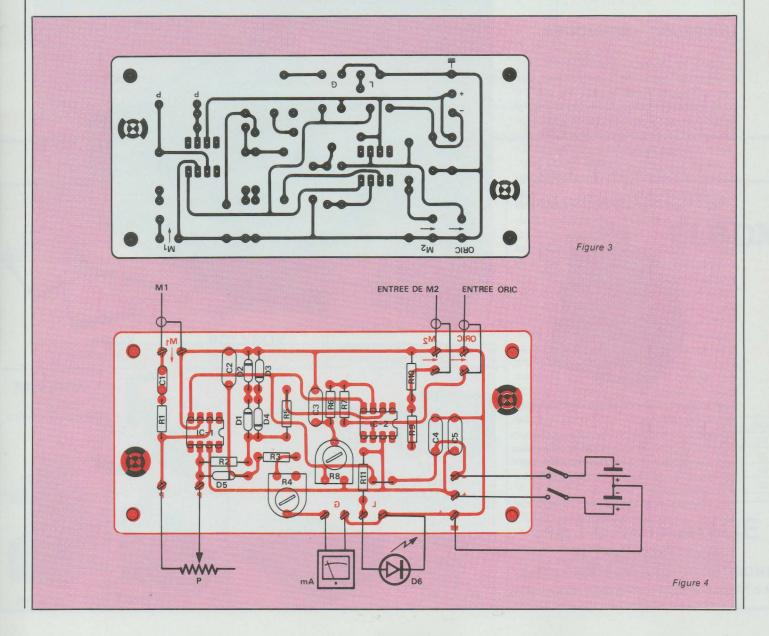

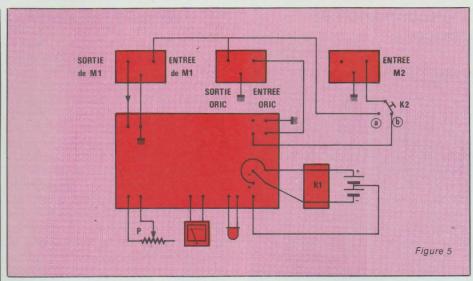Radio Plans - Electronique Loisirs Nº 443



Une fois ces réglages terminés, on peut alors vérifier en transférant un programme cassette dans l'ordinateur que tout fonctionne correctement. des signaux de sortie des magnétophones. Seul un problème de niveau pourrait éventuellement se manifester suivant le type d'ordinateur utilisé. Si votre magnétophone est muni d'une sortie qui évite de passer par la tonalité de l'amplificateur BF, il est préférable d'utilisrer celle-ci plutôt que la sortie au niveau du HP car vous évitez ainsi les problèmes de distorsion introduits par les étages de puissance.

Lorsque vous réaliserez les cordons qui relient les différents éléments : ordinateur, magnétophone, circuit de mise en forme, faites très attention à ne pas mélanger les entrées-sorties.

Nous pensons que ce montage vous rendra de gros services et que vous pourrez charger vos programmes sans craindre d'avoir des erreurs de recopie et ce même en vitesse rapide (2400 Bauds sur l'ORIC).

F. Jongbloët

Utilisation, remarques

Dans la fonction stockage de programmes issus de l'ordinateur sur une cassette, il est inutile de mettre notre module sous tension puisque la liaison entre les entrées magnétophone et la sortie ordinateur est directe. Les signaux de sortie des ordinateurs sont en général assez propres (bien carrés) pour que leur mise en forme soit inutile.

Par contre toutes les fois qu'une lecture de programme ou une recopie de cassette à cassette est envisagée, la remise en forme des signaux est obligatoire car la forme initiale (carrée) de ceux-ci est très altérée. La deuxième raison qui rend ce montage indispensable est que le niveau d'enregistrement varie souvent d'un magnétophone à l'autre. Aussi lorsque vous utiliserez des cassettes que l'on vous aura prêtées, il vous suffira de régler le potentiomètre P pour que l'aiguille du vumètre se place sur votre reprise et dans ce cas vous serez certain que votre programme passera correctement.

Notons que le diviseur R9-R10 permet de disposer d'un niveau de sortie pour un second magnétophone d'amplitude de l'ordre de 0,1 à 0,15 V qui représente aussi le niveau de sortie d'ordinateurs tels que l'ORIC pour lequel nous avons spécialement réalisé cette maquette. Nous pensons toutefois que ce n'est pas là le seul ordinateur qui s'accommode de cette mise en forme puisque dans tous les cas nous améliorons la forme



Nomenclature

Résistances 1/4 W 5 %

 R_1 , R_2 : 1 k Ω

 R_3 , R_4 : suivant sensibilité du vu-mètre (pour un 800 μA pleine échelle

 $R_3 = 47 \Omega \text{ et } R_4 = 100 \Omega$

R₅, R₆: 10 kΩ R₇: 180 kΩ

Rs: 10 kΩ AJ couchée

R₉: 2,2 k Ω R₁₀: 150 Ω R₁₁: 270 Ω

P: potentiomètre 22 kΩA

Condensateurs

C1: 470nF 63 V C3: 47 nF C2: 0,1 µF C4, C5: 0,1 µF

Semi-conducteurs

IC1, IC2: TL081

D₁ à D₅: 1N 4148 ou IN914

De: diode Led 5 mm

Divers

K1: interrupteur bipolaire K2: inverseur simple 1 vu-mètre 1 boîtier ESM EM 14/05

15 picots à souder vis, écrous de 3 mm



electro-puce.

MOTOROLA	prix T.T.C.
6800	37,50
6802	36,50
6809	69,00
68809	136,50
6821	19,50
6840	41,00
6850	19,50
68000P8	366,50
EFCIS 9364 9365-66 9367 7910	prix T.T.C. 97,00 373,00 455,00 464,00
ROCKWELL	prix T.T.C.
6502	75,00
6502A	82,00
6522	66,00
6532	83,00
6545	114,00
6551	79,00
MÉMOIRES	prix T.T.C.
4116	17,00
4164	75,00
4416	75,00
2716	35,00
2732	60,00
2732A	90,00
2764	110,00

SPECIALISEE EN **ELECTRONIQUE** NUMERIQUE

OFFRE SPÉCIALE réalisez votre

CARTE GRAPHIQUE COULEURS

(512 x 256 points, en 16 couleurs)



avec

- un 9367

- huit 4416

- une documentation

LECTEURS DE DISQUETTES BASF

- 6128: 48 TPI Slim Line DF/DD 500 Ko 2 150 FTTC - 6138: 96 TPI Slim Line DF/DD 1 Mo 2 550 FTTC

> Vente par correspondance (frais d'envoi : 15 F pour les C.I.)

INTEL	prix T.T.C.
8085	68,00
8088	175,00
8031	165,00
8155-56	68,50
8251	54,50
8253	61,50
8255	46,50
8257	56,00
8259	68,50
8279	68,50
ZILOG	
Z80 4 MHz	prix T.T.C.
CPU	38,50
CTC	38,50
PIO	38,50
DMA	111,00
SIO	102,50
Z 8001	548,50
Z 8010	552,00
Z 8030-8530	508,00
Z 8031-8531	478,00
Z 8036-8536	508,00
Z 8671	300,00
WESTERN DICITAL	TTO

WESTERN DIGITAL 265,00 520,00

4, rue de Trétaigne 75018 PARIS M° Jules Joffrin Tél.: (1) 254.24.00

Heures d'ouverture : 9 h 30-12 h - 14 h-18 h 30 du lundi au samedi

La plus large gamme de coffrets

Pour l'amateur et le Professionnel

PUPITRE PLASTIQUE




ABOX Face avant ALU

VISEBOX

MURBOX Petit modèle

à fixation murale

MINIBOX

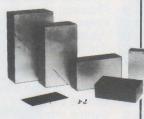

POLYBOX plastique



Face avant ALU ou A.B.S. avec support pour C.I.





en ALU EXTRUDÉ anodisé larg.: 150 à 400, Prof. 150 à 300,



PUPITRE MÉTALLIQUE



DATABOX **KEYBOX**

Nouvelle gamme

ELBOX



Coffrets Plastique face avant et arrière Alu

Chassis métallique servant de guide et support de cartes C.I.

CODE	LAR.	HAUT	PROF.
RE-1	89	40	145
RE-2	170	55	145
RE-3	230	75	177
RE-4	246	100	220

RETEX-FRANCE

Le Dépôt Electronique 84470 CHÂTEAUNEUF DE GADAGNE TEL. (90) 22.22.40 - TELEX 431 614 F

SERVICE CIRCUITS IMPRIMES

Les circuits imprimés dont les références figurent sur cette page correspondent à des réalisations sélectionnées par la rédaction suivant deux critères :

1) difficulté de reproduction,

2) engouement présumé (d'après votre courrier et les enquêtes précédemment effectuées).

Nous sommes contraints d'effectuer un choix car il est impossible d'assurer un stock sur toutes les réalisations publiées. Par ailleurs, cette rubrique est un service rendu aux lecteurs et non une contrainte d'achat : les circuits seront toujours dessinés de façon à ce qu'ils soient aisément reproductibles avec les moyens courants.

Certaines références non indiquées ici sont encore disponible (nous consulter).

Circuit imprimé de ce numéro:

Référenc	es Artic	le	Prix* estimatif
EL 443 A	Transitoires couleur .		14 F

Circuits imprimés des cinq numéros précédents:

Référence	es Article	Prix estimatif
EL 414 A EL 414 B EL 414 F EL 415 C EL 415 D EL 418 A EL 419 B EL 419 C EL 419 D EL 421 A EL 421 B EL 422 G EL 424 A EL 424 B EL 424 F EL 425 D EL 426 C EL 426 C EL 426 C EL 426 C EL 427 D EL 427 D EL 428 A EL 428 B	Sécurité pour modèles réduits R.I.A.A. 2310 Adaptateur 772 Alimentation + Inverseur 772 Ampli de sortie à 2310 Récepteur IR + affichage Platine clavier pour l'émetteur I.R. Système d'appel secteur, émet. Système d'appel secteur, récept. Système d'appel secteur, récept. B. Sitter, platine de puissance B. Sitter, platine de puissance B. Sitter, platine de commande Platine synthèse Em. R/C Cinémomètre, carte principale Cinémomètre, carte affichage Programmation d'Eprom, carte aff. Connecteur CR 80, platine principale (n° 424) CR 80, carte vu-mètre Interface ZX81 Synthé de fréquence ZX81 Platine TV Siemens Clavier (Platine TV) Affichage (Platine TV) Commutateur bicourbe Plat. princ. Commutateur bicourbe Alimentation Commut. bicourbe Ampli de synch. Platine décodeur PAL-SECAM Carte Péritel	28 F 16 F 18 F 20 F 20 F 12 F 20 F 26 F 14 F 20 F 24 F 20 F 130 F 28 F 36 F 16 F 12 F 48 F 32 F 112 F 40 F 114 F 115 F 116 F 117 F 117 F 118 F 119 F 119 F 110 F

EL 428 D	Extension EPROM ZX81	18 F
EL 428 E	Ampli téléphonique	24 F
EL 429 A	Carte de transcodage	66 F
EL 429 B	Bargraph 16 LED	66 F
EL 430 A	Ventilateur thermostatique	30 F 50 F
EL 430 B	Synthétiseur RC	34 F
EL 430 C	Tête HF 72 MHz	34 F
EL 430 D	Alim. et interface pour carte à Z 80	42 F
EL 431 A EL 431 B	Booster 2 × 23 W	44 F
EL 431 B	Centrale de contrôle batterie	20 F
EL 432 B	Centrale convertisseur	14 F
EL 432 C	Centrale shunt	8 F
EL 432 D	Séquenceur caméra 1	26 F
EL 432 E	Séquenceur caméra 2	36 F
EL 432 F	Milliohmmètre	40 F
EL 433 A	Préampli (carte IR de base)	28 F
EL 433 B	Préampli (carte IR codage)	38 F
EL 433 C	Synthé: alimentation	46 F
EL 433 D	Synthé: carte oscillateur	58 F
EL 434 A	Préampli (carte alim.)	46 F
EL 434 B	Préampli (carte de commutation)	22 F
EL 434 C	Préampli (correcteur de tonalité) Préampli (carte récept. linéaire)	82 F
EL 434 D EL 434 E	Synthétiseur (carte VCF, VCA, ADSR)	72 F
EL 434 E	Synthétiseur (carte LFO)	32 F
EL 434 G	Mini-chaîne (carte amplificateur)	58 F
EL 435 A	Synthé gestion clavier	114 F
EL 435 B	Synthé extension clavier	30 F
EL 435 C	Synthé interface D/A	38 F
EL 435 D	Générateur pour tests sono	24 F
EL 436 A	Testeur de câbles CT 3	48 F
EL 436 B	Préampli carte logique	68 F
EL 436 C	Préampli carte façade	102 F
EL 437 A	Carte codeur SECAM	100 F
EL 437 B	Mini-signal tracer	22 F
EL 438 A	Synchrodia	30 F
EL 438 B	Convertisseur élévateur	20 F
EL 439 A	Alarme hyperfréquences	156 F
EL 439 B	Alimentation pour glow-plug	22 F 68 F
EL 439 C	Meltem 99, carte principale	12 F
EL 439 D	Meltem 99, carte affichage	30 F
EL 440 A	Préamplificateur Booster symétriseur	50 F
EL 440 B	Noise gate	98 F
EL 441 A EL 442 A	Carte de transmission secteur	34 F
EL 442 A	Boîte de direct	26 F
LL 442 D	Boile de direct	

^{*} Frais de port : voir fiche de commande





LE COFFRET QUI MET EN VALEUR VOS REALISATIONS





 SERIE «PP PM»

 110 PP ou PM.
 .115 x 70 x 64

 115
 .115 x 140 x 64

 116
 .115 x 140 x 14

 117
 .115 x 140 x 11

 220
 .220 x 140 x 64

 221
 .220 x 140 x 84


 222
 .220 x 140 x 114

 * PP (plastique) - PM (métallisé)

220 PP ou MP ou PM/G avec poignée



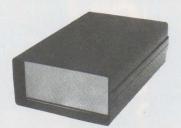110 PP ou PM Lo avec logement de pile 115 PP ou PM Lo avec logement de piles




 SERIE «L»

 173 LPA avec logement pile face alu
 110 x 70 x 32

 173 LPP avec logement pile face plas
 110 x 70 x 32

 173 LSA sans logement face alu
 110 x 70 x 32

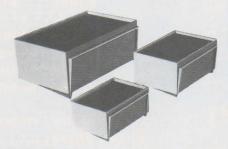 173 LSP sans logement face plast
 110 x 70 x 32



 SERIE «PUPICOFFRE»
 .85 x 60 x 40

 10 A, ou M, ou P
 .85 x 60 x 40

 20 A, ou M, ou P
 .110 x 75 x 55

 30 A, ou M, ou P
 .160 x 100 x 68

 * A (alu) - M (métallisé) - P (plastique).

GAMME STANDARD DE BOUTONS
DE RÉGLAGE



Tél. 376.65.07

COFFRETS PLASTIQUES

10, rue Jean-Pigeon 94220 Charenton

Distributeur France Sud: LDEM







LISTE DES DEPOSITAIRES 74 21.50.41 74 23 22 90

93 80.50.50 93 89.69.94

CODEP
06 NICE
HIFI DIFFUSION
TEC

11 CARCASSONNE CITEX

22 SAINT BRIEUC RADIELEC

26 ROMANS RACHEL

VERNON

33 BORDEAUX SOLISE: EX

SOLISELEC ELECTROME DELSO SUD OUEST ELECT

PERIGUEUX
KCE
ELECTRONIC 24
BERGERAC
POMMAREL

SOCHAUX FLECTRON BELFORT

LOUVIERS
ELECTRONIQUE SERVICE
32 40.52.10

ANTIBES
AVENIR ELECTRONIQUE
93 95.17.51 MENTON COMPOSANTS 93 28.25.25

ELECTRONIQUE 14 31 34.47.85 MIRALEC 31 85.20.61 ANGOULEME SD ELECTRONIQUE 45 95.23.44

> 48 65.76.10 55 23.31.50 80 30.36.65

> > 96 33.35.37

53 08.90.35 53 08.40.62

81 94.06.40

75 02 28.81

66 52.89.12

56 96.76.40 56 98.66.96

-	MINITE			
35	SELFTRONIC	99 36 42 89	COPIOX	535,73,96
37	TOURS RADIO SON	47 20.80.19	09 ALBION	1-874.14.14
	KITELEC	47 47.11.40	10	
38	GRENOBLE CHARLAS	76 46.29.02	NORD RADIO	1-285.72.73
	ELECTRON BAYARD VOIRON	76 54.23.58	MABEL 11	1-607.88.25
	BF ELECTRONIQUE SAINT ETIENNE	76 05.11.76	MAGNETIC FRANCE	1-379.39.88
-	RADIO SIM LOIRE ELECTRONIQUE	77 32.74.62 77 32.69.95	RADIO VOLTAIRE	1-379.50.11
	ROANNE SNER		RAM 12	1-307.62.45
4	SEC NANTES	77 72.40.66 77 71.79.59	SYPER ELECTRONIQUE	1-307.34.20
	KIT 44 CAHORS	40 20.22.23	EREL 12	1-343.31.65
	ROGELEC VILLENEUVE S/LOT	65 30.14.92	12 CYCLADES	1-628.91.54
4	PARADIS ELECTRONIQU		14	
5	LONGWY	53 70.60.25	KN ELECTRONIQUE 18	1-828.06.81
56	COMELEC	82 23.63.80	76 LE HAVRE	264.81.17
	MAJCHRAK PAUGAM	97 21.37.03 97 37.10.22	SONOKIT	35 43.33.60 35 43.42.25
5	CS.E.	8-766.40.25	ROUEN RADIO COMPTOIR	35 71.41.73
58	ROUBAIX ELECTRONIC DIFFUSION		ODAG	35 71.49.27
	MARCQ EN BAROEUL	20 73.17.10	77 CHELLES CHELLES ELECTRONIQUE	
	SANELEC	20 98.92.13	MELUN	426.38.07
	LILLE SELECTRONIC	20 55.98.98	G'ELEC 78 LE CHESNAY	439.25.70
	DOUAL DIGITRONIC	27 97.29.64	DARMAN VERSAILLES	954.24.23
	DUNKERQUE LOISIRS ELECTRONIQUE		REGIE TRONIC	951.60.31 950.24.46
	TOURCOING	28 66.60.90	ORGEVAL	
	ELECTRO-SHOP	20 01.36.75	CONFLANS STE HONOR	975.87.00 RINE
O	RADIO 31 COMPIEGNE	4-407.70.81	SONEL 80 ABBEVILLE	919.91.79
	COMPOSANTS ELECTRO	ONIQUES	ELECTRO 2000	22 31.02.74
6	DE PICARDIE 2 BILLY MONTIGNY		LE MILLE PATTES ELECTRONIC SERVICE	63 54.86.66 63 56.73.98
	BILLY ELECTRONIQUE MAZINGARBE	21 20.47.10	CASTRES GACHES	63 59.29.58
	DIGITRONIC CALAIS	21 72.15.36	83 TOULON	
6:	VF ELECTRONIQUE	21 96.11.31	RADIELEC ARLAUD	94 91.47.62 94 41.33.65
-	SODEM ATOLL	73 84.71.71 73 91.86.92	LA MAISON DU RADIO SANARY	94 24.08.97
	ELECTRON SHOP	73 92.73.11	ATN. LA SEYNE S/MER	94 74.48.10
6	RESO	59 30.74.21	LSTVP	94 94.58.10
6	ELECTRON 5 TARBES	59 30.05.23	84 AVIGNON CARREFOUR ELECTRON	
	COMPTOIR BIGOURDIN L ELECTRONIQUE	DE 62 93.84.46	KIT SELECTION	90 86.38.42 90 86.23.76
-	B PERPIGNAN DEM	68 56.45.56	ORANGE RC ELECTRONIQUE	90 34.51.60
6	7 STRASBOURG DAHMS	88 36.14.89	PERTUIS PROVENCE COMPOSAN	TS
8	SELFCO B COLMAR	88 22.08.88	87 LIMOGES	90 79.42.68
	FRIEH MICROPROSS	89 41.99.97 89 23.25.11	DISTRATEL 88 EPINAL	55 79.56.61
6	NOVI		WILDERMUTH 90 BELFORT	29 82.18.64
	ASTERLEC LRC CORAMA	7-872.88.65 7-839.69.69 7-889.06.35	ELECTRON BELFORT	84 21.48.07
	ORMELEC	7-852.82.00 7-860.26.23	CRT.	330.43.65
7	TOUT POUR LA RADIO	15 minutes	VERDIER DELBARRE	834.16.65
	ELECTRONIC 2000 COMPELEC	85 38.74.09 85 34.43.06	BAGNOLET REGENT RADIO	364.10.98
	3 CHAMBERY AUDIO ELECTRONIQUE	79 85.02.63	94 VILLEJUIF LASER COMPOSANTS	677.65.00
	4 ANNEMASSE SIF-HANDEC	50 92.22.93	95 CERGY PONTOISE AVENA	030.34.20
7	5 PARIS 04 BHV SCE N° 1	1-274.96.82	ST-OUEN L'AUMONE CEVO	037.62.88



Fin 1985, La France procèdera, au moyen du lanceur Ariane, au lancement du satellite portant le sigle « TDF » ou Télédiffusion de France 1. Ce lancement inaugurera conjointement avec le satellite de la RFA « TV SAT », le début de l'ère de la télévision directe par satellite.


TDF 1 équipé de 5 répéteurs devait au moyen de 2 de ces derniers loués à la CLT, retransmettre « RTL télévision » et « RTL Plus » sur une grande partie de l'Europe et l'Afrique du Nord.

Mais quelques jours avant la concrétisation des accords entre la France et le Luxembourg représenté par la compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT), le grand-duché a décidé le lancement d'un autre satellite de TVDS: « CORONET », de construction américaine.

Le spectre de la culture anglo-saxonne menace...

TDF 1/ CORONET ou Une bataille de satellites dans le ciel

<u>Technique</u>

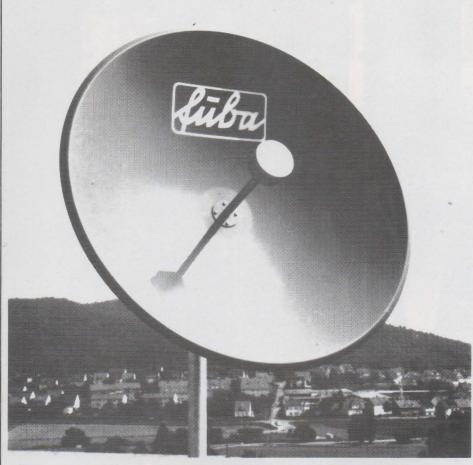

Cette parabole de 0,90 m devrait permettre d'accéder au service de TDF 1 retransmettant jusqu'à 5 programmes de TV, depuis la zone des - 103 dBW/m². Une installation de ce type pour le particulier est estimée actuellement à 5000 Frs environ.

En annonçant courant juin le lancement de son propre satellite de télévision directe portant le signe « GDL l » (Grand-Duché du Luxembourg), le Luxembourg, s'est attiré les foudres de nombreux pays d'Europe notamment la France, ainsi que de certaines organisations européennes comme «EUTELSAT » qui regroupe les administrations européennes utilisatrices de satellites.


Remarquons qu'il est très peu probable que le lanceur européen « ARIANE » utilisé par l'Agence Spatiale Européenne puisse placer en orbite ce satellite « indésirable » en France mais aussi en Europe.

Pour M. Pierre Mauroy, alors Premier ministre, il s'agissait d'un « mauvais coup pour l'Europe ».

M. Louis Mexandeau, notre ministre des PTT, s'exprimant devant l'Assemblée Nationale a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de laisser un satellite « Coca Cola » porter atteinte à l'intégrité de la France... et à la dérégulation de son système de télécommunication.

Une bataille qui préfigure la guerre des satellites ?

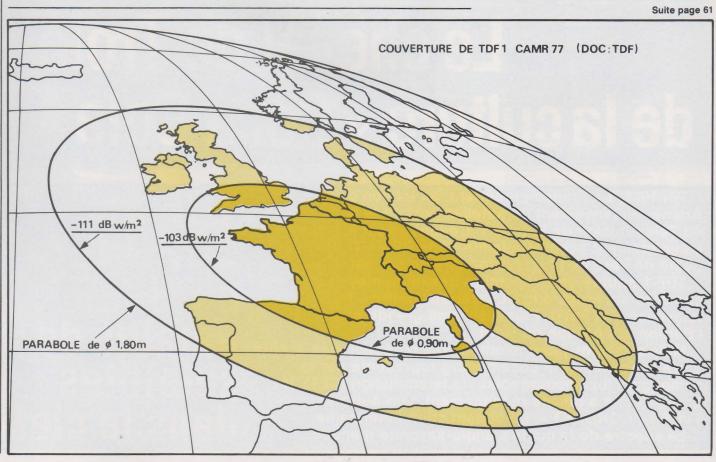Fin mai 1984, les négociations semblent aboutir entre la France et





La liste que nous reproduisons a été établie grâce à l'utilisation de plusieurs sources d'information, parmi lesquelles nous trouvons celles produites par divers organisations et sociétés internationales ou nationales comme l'Union internationale des télécommunications (Journal de l'UIT), l'Eutelsat, l'Intelsat, l'Agence spatiale européenne, le CNES, la DGT, etc.

Nous remarquons, que l'utilisation de multiples sources nous apporte parfois des données relatives différentes se rapportant à un même satellite, comme la date de lancement, la PIRE, les fréquences, le nombre de récepteurs ou canaux. La désignation usuelle d'un satellite ne concorde pas nécessairement avec l'identification officielle. Quant aux positions orbitales données, elles peuvent varier de quelques ° à un déplacement relativement important en orbite, dans le temps et de façon dépendante de l'utilisateur avec l'accord des organisations compétentes.

D'une façon générale ce tableau mis à jour à la mi-1984 ne donne qu'un aperçu des satellites de télécommunications et des futurs satellites de TV direct (TVDS), en service, en arrêt momentané, en projet et dont la position orbitale s'inscrit dans une fourchette de 150°, ce qui peut les rendre théoriquement visibles depuis un site proche de la longitude 0°. (Les longitudes extrêmes 75° propositions de la longitude propositions de la longitude 10°.)

ouest/est pouvant être dépassées ou ne pas être atteintes.)

ION		ı
TIONS		
		I
		<u> </u>
AFRTS		
* vers fin d'exploitation	LOI	۱
* exploitation prévue en 84	NGITU	۱
aise Syracuse) nication JTELSAT)	DE OU	
	EST O	
eurs	° → 18,5°	
	0	
SES		A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE PERSON NAMED IN

LOCALI- SATION	DATE DE MISE EN SERVICE	IDENTIFICATION	ORIGINES	FRÉQUENCES EN GHZ								P.I.R.E.			
	SERVICE				<1	3	4	6	7	11	12	14	>15	dBW	OBSERVATIONS
0	81	MÉTÉ0SAT	— A.S.E. — CSG (F)		X	X									Satellite météorologique envoie des images de la terre
1	84	INTELSAT 5F9	— INTELSAT — CSG (F)			X	X	X		X		X		21/29	— TELECOM — TV : 2 répéteurs
1	74*	INTELSAT 4F8	— INTELSAT — ETR (E-U)			X	X	X						> 20	— TELECOM — TV : 2 répéteurs 19 RTP. Portugal 24 AFRTS * sera remplacé par SF9
1	72*	INTELSAT 4F2	— INTELSAT — ETR (E-U)			X	X	X						> 20	— TELECOM *vers fin d'exploitation
4 P ↑ (17 Est)	84*	INTELSAT 4AF2	— INTELSAT — ETR (E-U)			X	X	X						20/23	— TELECOM — TV : 2 répéteurs * exploitation prévue en 84
7	84	TELECOM 1A	— FRANCE — DGT — CSG (F)			X	X	X	X	X		X		< 34,5 43	TELECOM - TV Française TRAFIC MILITAIRE (Syracuse) Affaires/Vidéocommunication (2 répéteurs loués à l'EUTELSAT)
10	85	TELECOM 1 B	— FRANCE — DGT — CSG (F)			X	X	X		X		X		idem	idem
11	85/86 P*	G.D.L 1 (Grand Duché du Luxembourg)	LUXEMBOURG S.L.S (Société luxembourgeoise de satellites) — n.d.					X		X	X	X		> 60°	— TVDS — TELECOM 16 répéteurs — AFFAIRES P* : incertain
11	75	SYMPHONIE	— FRANCE : DGT — RFA : DBP		X	X	X	X						> 30	— TELECOM — RADIO
13,5	80	STATIONARY RADUGA	— URSS — BAI (URSS)			X	X	X						n.p.	— TELECOM — TV
14	79	GORIZONT* (FOPN3OHT)	— URSS — BAI (URSS)			X	X	X						> 40 > 20 (2 et 3)	TV programmes RUSSES 1 programme 2 programmes 3 programmes * F: HORIZON
18,5	83	INTELSAT 5 F6	— INTELSAT — ETR (E-U)			X	X	X		X	X			21/29	— TELECOM — TV : 2 répéteurs (infos/sport)

18,5	84	INTELSAT 5 F8	— CSG (F)									21,	/29	— TELECOM — TV : 2 répéteurs
19	85	TDF 1	— FRANCE : TDF — CSG (F)					×				6	64	— TVDS 5 répéteurs dont 2 éventuel- lement loués à la C.L.T.
. 19	85	TV SAT	— R.F.A. : DBP — G.S.G. (F)					X				64	1,5	— TVDS 5 répéteurs dont : ARD-ZDF + Radio
19	86 P*	LUX-SAT	LUXEMBOURG C.L.T. (Compagnie luxembourgeoise de Télédiffusion)					×				a	60	TVDS: 2 programmes — RTL TÉLÉVISION (Fr.) — RTL Plus (All.) P *: incertain
19	86/87	TELESAT ou HELVESAT	SUISSE SSR : Société Suisse de Radiodiffusion — CSG					×				~	60	TVDS: 3 programmes — SSR - (Fr.) — SRG - (All.) — TSI - (Ita.)
19	86	LARGE SAT OLYMPUS	ASE UTELSAT — C.S.G. (F)					X	X		17/18	>	60	— TVDS — TELECOM — AFFAIRES
21,5	79	INTELSAT 4 AF4	— INTELSAT — ETR (E-U)	X	X	X			Summing.			≅ glol ± ser	bal 2	— TELECOM — TV : 2 répéteurs 1 SAT : Arabie Séoudite 2 TV NIGER/Soudan/Zaïre
21,5	Р	INTELSAT 5A	— INTELSAT — nd	X	X	X		Х		X		20/	29 ,	— TELECOM — TV : 2 répéteurs
24,5	81	INTELSAT 5F3	— INTELSAT — ETR (E-U)	X	X	X		X		X		20/	29	— TELECOM — TV : 2 répéteurs
24,5	84/85	INTELSAT 5AF3	— INTELSAT — nd	Х	X	X		Х		X		20/2	29	— TELECOM — TV : 2 répéteurs
24,5	Р	INTELSAT 6	— INTELSAT — nd	Х	X	Х		Х		X		n.p	p.	— TELECOM — TV
24,5	80	RADUGA/ STATIONAR	— URSS — BAI (URSS)	X	X	X						n. _l	p.	— TELECOM — TV
25	84	LOUTCH P1	— URSS — BAI (URSS)				5	X		X		n. _l	p.	— TELECOM — TV
25	80	RADUGA/ STATIONAR	— URSS — BAI (URSS)	X	X	X		100				n.p	p.	— TELECOM — TV
25	Р	VOLNA	— URSS — nd									n.p	p.	— TV : Chaînes russes

27,5	80	INTELSAT 4F4	— INTELSAT — ETR		X	X	X				> 20	— TELECOM — TV : 2répéteurs
27,5	82	INTELSAT 5F3	— INTELSAT — ETR		X	Х	X	X	X		21/29	— TELECOM — TV : 2 répéteurs
27,5	82	INTELSAT 5F4	— INTELSAT — ETR		X	X	X	X	X		21/29	— TELECOM — TV : 2 répéteurs en bande C (3 répéteurs en bande KU pour U.C.P. Grande-Bretagne)
27,5	Р	INTELSAT 6	— INTELSAT — nd		X	X	X	X	X		n.p.	— TELECOM — TV
31	86/87	UNISAT	— GRANDE-BRETAGNE — nd					×	X		66	— TVDS 6 répéteurs BBC¹-BBC² - I.T.V.
31	77	INTELSAT 4AF1	— INTELSAT — ETR (E-U)		X	X	Х				- 23 Global -+ 4 semi	BBC¹-BBC² - I.T.V. — TELECOM — TV : répéteurs 9-10 RTM (Maroc) 24 ATC (Argentine)
31	Р	INTELSAT	— INTELSAT — nd		X	X	X	X	X		n.p.	
34,5	81	INTELSAT 5F2	— INTELSAT — ETR (E-U)	1	X	X	Х	X	X		20/29	— TELECOM — TV 2 répéteurs — TELECOM — TV : 2 répéteurs 9-10 RTVE 1/RTVE 2
34,5	77	INTELSAT 4AF4	— INTELSAT — ETR (E-U)		X	X	X			i i sine	20/29	— TELECOM — TV : 2 répéteurs ① TV Brésilienne
34,5	Р	INTELSAT	— INTELSAT — nd		X	X	X	X	X		n.p.	— TELECOM — TV : 2 répéteurs
40,5	83	TDRS Est	— E-U — CSS* — ETR (E-U)		X	Х	X		X	15	26	— TELECOM Sat. Poursuite et de relais de données * Space communication Compagny
40,5 ↑ (79)	Р	TDRS F1	idem		X	X	X			15	44/47	— TELECOM — TV : 2 répéteurs Programmes incertains
40,5	Р	TDRS F2	idem		X	X	X			15	47/52	— TELECOM — TV : 2 répéteurs programmes incertains

Sigles:

— BAI: Baikonour

— ASE/ ESA: Agence Spatiale Européenne

— CSG: Centre Spatial Guyannais

— ETR: Eastern Test Range (États-Unis)

— nd: non défini

X nº du canal
 P: prévision
 INTELSAT: Organisation Internationale des télécommunications par Satellite
 F: France
 E-U: États-Unis

Technique

Suite de la page 56

le Luxembourg et portent sur la location de 2 répeteurs (TOP 250 watts), à partir du satellite français TDF 1.

Le premier transpondeur étant affecté à « RTL Télévision », programme francophone, et le second à « RTL Plus », programme germanophone.

Le reste des canaux disponibles étant bien sûr réservé à «TF l » et à « Antenne 2 ». Quant au 5° canal disponible, rien n'était alors décidé (TV 5 ou Canal Plus peut-être).

Ces quatre ou cinq programmes auraient pu être captés avec une seule parabole ayant un diamètre compris entre environ 0,80 m au centre du faisceau à 1,80 m en bordure de la zone de référence – 111 dBW/m² CAMR. Le diamètre devant être encore supérieur, 2 à 3 mètres, pour accéder au service de TDF 1 depuis certains pays d'Afrique du Nord.

Le prix de revient d'une installation simple (une polarisation circulaire droite, France et Luxembourg) pour le particulier est actuellement estimée à environ 5 000 F.

En proposant à la Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion deux canaux de TV et de ce fait 4 ou 5 chaînes au téléspectateur français (RTL Plus en PAL), la France escomptait réaliser une bonne opération, en évitant surtout que le Grand-Duché ne se lance dans un marché publicitaire concurrentiel.

Mais voilà qu'au début juin, une société du Grand-Duché « SLS » ou Société Luxembourgeoise de Satellite (donc tout à fait différente de la CLT) annonce l'intention de faire mettre en orbite géostationnaire courant 1986 un premier satellite, américain de surcroît « GDL 1 » positionné par 11° Ouest, puis de prévoir pour 87 et 88 GDL 2 et 3 stationnés par 1 et 7° Est.

Ce premier satellite «CORONET» étudié et réalisé uniquement par des firmes des États-Unis, RCA et HUGES a une vocation de télévision directe et est équipé de 16 répeteurs (200 watts). La zone de couverture de GDL 1 étant comparable à celle de TDF 1.

Notons qu'une partie seulement des 16 canaux serait disponible en télévision (télé-pay, donc avec codeur), le reste serait affecté à d'autres services spécialisés comme la télé-conférence, le télétexte, la télécopie, la télé-informatique, etc.

Capitaux américains à 45 %

La majorité du capital de la Société Luxembourgeoise de Satellites est détenue par divers établissements publics du Grand-Duché. La participation luxembourgeoise du financement serait complétée par des capitaux de groupes de presse allemands qui seraient Springer et Bertelsmann.

Les 45 % restants seraient apportés par Clay Whitehead, considéré en France, comme un homme qui aurait « saboté » le système de télécommunication américain en le livrant à la concurrence sauvage d'intérêts privés! Ce puissant homme d'affaires américain, ancien

directeur des télécommunications américaines sous Nixon, représente la National Exchange, qui serait prête en compagnie de Rupert Murdoch à financer le projet « Coronet » estimé à environ 300 millions de dollars.

Dans l'ombre de Clay Whithead nous repérons la société américaine « HBO » qui a déjà établi une tête de pont en Europe, plus exactement en Grande-Bretagne par notamment le « Thorn Emi Screan Entertainment » qui diffuse déjà via le satellite européen ECS l le programme anglophone « Music-Box » (canal 4 polarisation horizontale avec décodeur) et la société anglaise « Première » qui doit distribuer un programme toujours anglophone via INTELSAT V courant 84. (Chaîne TV à vocation cinématographique à péage nécessitant aussi un décodeur).


Inquiétudes en Europe : des enjeux culturels et financiers énormes

Outre l'aspect culturel, menace de la culture « Coca-Cola » redoutée par de nombreux pays et pas seulement la France, se profile une autre menace « Yankee » : le dérèglement du système européen dans la perspective d'une ouverture du réseau satellite à la concurrence privée.

Derrière la façade TVDS, depuis « GDL 1,23 », germent des missions remplies uniquement par des satellites de télécommunications qui sont comparables à celles fournies par le futur satellite français « TÉLÉ-

RADIO PLANS	Veuillez me faire parvenir les circuits imprimés ci-contre à l'adresse suivante :
Nom:	
Prénom :	
Rue:	
N°:	
Complément d'adre	sse:
Code Postal:	
Je joins à cette com	mande mon règlement par :
	☐ Chéque bancaire ☐ C.C.P. (sans n° de compte) ☐ Eurochéque

<u>Technique</u>

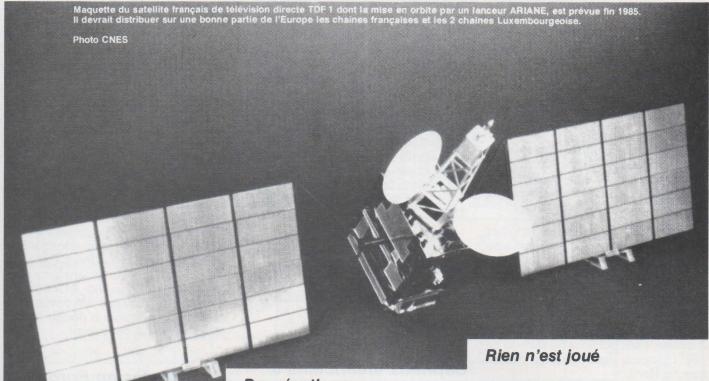

COM l » (téléphone, télévision, liaisons inter-entreprises, vidéocommunications, etc.) devant être opérationnel cet hiver. TÉLÉCOM l bien qu'étant un satellite français a fait appel à de nombreuses firmes européennes spécialisées. Il sera utilisé par de nombreux pays d'Europe notamment par l'Allemagne Fédérale

(Pour nos lecteurs qui sont domiciliés en Afrique précisons que TÉLÉ-COM 1 retransmettra les chaînes de TV françaises dans la bande C avec une PIRE de 30 dBW, ouverture semi-globale.) Des réactions

Le gouvernement Luxembourgeois essaye de « dédramatiser » l'affaire TDF/CORONET, en rappelant que ces projets sont parfaitement conciliables... De plus il a précisé que le satellite ne comportera aucun canal francophone... et que les autres canaux ne seront loués qu'à des entreprises ou institutions européennes.

Il paraît toutefois que ces déclarations ne figureraient pas dans le cahier des charges du projet CORO-NET. De plus il semblerait que les banques luxembourgeoises ne soient plus majoritaires, mais détiendraient seulement une minorité de blocage... Avec l'arrivée des socialistes, vainqueurs des législatives de la mi-juin au Grand-Duché, une réexamination (voire abandon) du projet est envisageable. En effet pour le nouveau gouvernement, il est important de ne pas compromettre d'excellentes relations avec la France, partenaire priviligiée depuis plus d'un demi-siècle et de se mettre à dos une partie des pays d'Europe.

Attendre et voir.

Quoi qu'il en soit la France lancera bien son satellite de télévision directe en novembre 85 pour être opérationnel début 86, avec ou sans la participation du Luxembourg, du moins celle de la CLT.

Serge NUEFFER

1

-

carte de commande « circuits imprimés » Référence du circuit Prix unitaire Quantité demandée Prix total EL EL EL EL EL + + EL + EL + EL Ajouter sur cette ligne les frais de port (12 F pour la France \rightarrow = + métropolitaine ; 18 F pour DOM-TOM et étranger) Pas d'envoi contre remboursement Total à payer → =

200, avenue d'Argenteuil 92600 ASNIERES Tél.: 799.35.25

Magasin ouvert du mardi au samedi inclus de 9h à 12h et de 14h15 à 19 h

Commandez par téléphone :

799.35.25 ou 798.94.13 et gagnez du temps.

SPECIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE **DEPUIS 9 ANS**

VOTRE REGLEMENT N'EST ENCAISSE QU'APRES EXPEDITION DU MATERIEL

EXPEDITIONS RAPIDES (P et T) sous 2 jours ouvrables du matériel en stock. Commande minimum : 40 F+port. Frais de port et d'emballage : PTT ordinaire : 24 F. PTT URGENT : 30 F. Envoi en recommandé : 35 F pour toutes les commandes supérieures à 200 F. Contre remboursement 6France métropolitaine uniquement) : recommandé+taxe : 38 F. DOM-TOM et étranger : règlement joint à la commande+port recommandé. PAR AVION : port recommandé+55 F. (sauf en recommandé : les marchandises voyagent toujours à vos risques et périls).

t de 258 KITS EXPOSES EN MAGASIN **ET GARANTIS 1 AN**

LEE JOINTE (LC = avec boîtier)

NOTICE DE MONTAGE DETAILL
KITS « JEUX DE LUMIERE » PL 03 Modulateur 3 voies, 3 × 1200 W préampli 90 F PL 05 Modulateur 3 voies, 3 × 1200 W préampli 90 F PL 05 Modulateur 3 voies, 3 × 1200 W préampli 90 F PL 07 Modulateur 3 voies, 3 × 1200 W micRo 100 F PL 05 Modulateur 3 voies, 3 × 1200 W micRo 100 F PL 05 Modulateur 4 voie 1200 W micRo 100 F PL 05 Modulateur 1 voie 1200 W micRo 100 F PL 05 Modulateur 1 voie 1200 W micRo 100 F PL 05 Modulateur 1 voie 1200 W micRo 100 F PL 13 Chemilateur 1 voie 1200 W modulateur 77,40 F PL 13 Chemilateur MicRo 100 modulateur 77,40 F PL 13 Chemilateur MicRo 100 M micRo 100 F RM 45 Chemilated 5 voies, 6 × 1200 W mODULE 130 F RM 45 Chemilated 5 voies, 6 × 1200 W MODULE 245 F PL 17 Chemilated 5 voies, 6 × 1200 W SCOUENTIE 245 F PL 17 Chemilated 5 voies, 6 × 1200 W SCOUENTIE 245 F PL 15 Stroboscope 40 joules 109 F RM 33 Stroboscope 40 joules 109 F RM 33 Stroboscope 40 joules 109 F RM 33 Stroboscope 40 joules 100 W 100 F PL 11 Stroboscope 40 joules 100 W 100 F PL 14 Stroboscope 40 joules 100 W 100 F PL 15 Stroboscope 40 joules 100 W 100 F PL 15 Stroboscope 40 joules 100 W 100 F PL 15 Stroboscope 40 joules 100 W 100 F PL 15 Stroboscope 40 joules 100 W 100 F PL 15 Stroboscope 40 joules 100 W 100 F PL 15 Stroboscope 40 joules 100 W 100 F PL 15 Stroboscope 40 Joules 10
P. 16 Ampli 8F 2 W / 8 Ω womono 30W
KITS = EMISSION - BECEPTION -
KITS « AUTO · MOTO » 2009 Compte-tours auto-moto à 12 LEDS 133 F 2007 Boster 2 × 30 W, alim. 12 volts 230 F UK 877 Allumage électronique à décharge capacitive. Complet avec boîtier 399 F OK 46 Cadenceur pour essuie-glace, réglable 73,50 F PL 57 Antivol à ultra-sons pour volture 170 F PL 32 Interphone moto à 2 postes 400 F PL 83 Compte-tours digital pour auto 0-9900 767,60 F PL 83 Compte-tours digital pour auto 0-9900 777,60 F PL 83 Compte-tours digital pour auto 0-9900 777,60 F PL 84 Compte-tours digital pour auto 0-9900 778 740 F PL 78 Allumage electronique à décharge capacitive 250 F OK 20 Détecteur de réserve d'essence à led 53,90 F PL 69 Modelsteur, 3 voies à leds pour volture 90 F PL 69 Modelsteur, 3 voies à leds pour volture 90 F PL 47 Antivol moto avec détecteur de chocs 125 F
KITS - TEMPS ET TEMPERATURE - PL 41 Horloge digitale, heure et minute en 12 v. 140 F PL 12 Horloge digitale, heure et minute en 22 v. 140 F EL 128 Horloge digitale, heure et minute en 12 v. 124 F OK 141 Chronomètre digital, 0 à 99 s en 2 gam. 195 F OK 1 Minuterie 10 à 5 mm, sortie sur triac. P 1600 W 33,30 F PL 43 Thermomètre digital 0 -99 2 afficheurs 160 F OK 64 Thermomètre digital 0 -99 9 3 affich. 191,10 F PL 29 Thermomatre digital 0 -99 9 \$7 relais 80 F PL 45 Thermostat digital, 0 à 99 s/relais 190 F EL 202 Thermostat digital, 0 à 99 2 mémoires 225 F

EL 203 Thermostat digital, 0 à 99° 4 mémoires 260 F PL 88 Thermomètre digital NEGATIF - 50° à 0° 200 F PL 94 Temporisateur digital de 1 s. à 15 minutes 250 F
MITS - JEUX ELECTRONIQUES
KITS « TELECOMMANDE » PL 83 Télécommande infra-rouge. Emet. + récept. 180 F OK 108 Emettur ultra-sons. Portée 83,30 F OK 108 Récepteur ultra-sons. Sortie, relais 93,10 F OK 108 Récepteur infrarouges. P.6-5 m 125 F OK 170 Récepteur infrarouges. Sortie, relais 155 F PUS 27 Télécom. secteur 1 canal émet. + récept. 150 F PL 87 Télécom. 27 MHz, codée, portée 200 m L'émet. + récept. Sortie sur relais. Al 99 290 F EL 142 Programmateur universel sur 8 jours 4 fonctions. Sortie sur relais 490 F EL 123 Sablier 3 temps réglables. S/Buzzer 70 F
KITS - MESURE ET ATELLER
XITS
KITS « TRAINS ELECTRIQUES » OK 52 Sifflet automatique pour train
KITS - ALABME ET SECURITE - Pl. 10 Antivol maisan ent./sortie temporisées . 90 F Pl. 10 Antivol mix tempo et intant. Sort. tempo 112,70 F R R R R R R R R R R R R R R R R R R
KITS « CONFORT ET UTILITAIRE » PL 60 Anti-moustique portée 5 m 60 F NC 23 Anti-moustique portée 7-8 m 87,20 F PL 75 Variateur de vitesse pour perceuse 220 V 80 F 2038 Ampliticateur téléphonque avec capteur 42 F PL 34 Répétiteur d'appets téléphonque 95 F M. 3 Ampliticateur téléphonque avec capteur 95 F M. 3 Ampliticateur téléphonque avec capteur 95 F PL 35 Interrupteur cerpesculaire automatique 80 F PL 15 Détecteur universel 5 fonctions 75 F OK 119 Détecteur d'approche. Sortie/relais 102,90 F OK 171 Magnetiseur anti-douleur 125 F KM 4 Mini-détecteur de métaux 41 F 2060 Porte-voix 15 Watts efficaces 189 F PL 42 Variateur de vitesse pour mini-perceuse 90 F PL 19 Fondu enchaine pour 2 diappositives 90 F OK 62 Vox Control. Commande sonore 93,10 F OK 50 F Asses evue automatique pour diappositives 93,10 F OK 151 Gompte pose de 25 s 3 m m en 2 gammes 92,50 F PL 51 Carillon 24 airs de musique (TMS 1000) 140 F

EDITION 8, GRATUIT res à 2,10 F photos, GI CATALOGUE CONDENSE 2º 1 + 1200 articles et 200 photos, FRANCO CHEZ VOUS : contre 3 timbr

NOUVELLE GAMME 140 SUPER-LOTS

OUALITE et PRIX IMBATTABLES. UN SUCCES CONSACRE

sont exposés en magasin pour votre contrôle de la qualité et des prix

FINI LES MONTAGES INACHEVES ET LES COURSES BREDOUILLES

LEDS Ø 3 mm. 1re QUALITE

1 M Ω . 10 par valeur. Les 160 résistances 28,00 F	Nº 1301 : 2×12V/1A+ 22,00 F Nº 1302 : 2×5V/1A+ 22,00 F
CONDENSATEURS CERAMIQUE isolement 50 volts	Nº 1303 : 2×6V/1A+ 22,00 F
4º 200 : les 10 principales valeurs vendues en magasin de 10 pF	Nº 1304 : 2×12V/1A- 22,00 F
1 820 pF. 10 par valeur. Les 100 condensateurs	TRIACS, DIACS, THYRISTORS, Nº 1401: 5 triacs 6A/400 V 35 F
CONDENSATEURS MYLAR 250 volts	LES 25 TRANSISTORS LES PLU
Nº 220 : les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 nF	Nº 1410 : 5 × BC 107 12.50 F
0,1 μF. 10 par valeur. Les 70 mylars 66,50 F	Nº 1411 : 5 × BC 108 12,50 F
CONDENSATEURS CHIMIQUES isolement 25 volts	Nº 1412 : 5 × BC 109 12,50 F
Nº 240 : les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 mF	Nº 1413 : 10 × BC 237 12,50 F
100 mF. 10 par valeur. Les 70 chimiques 70,00 F	Nº 1414 : 10 × BC 238 12,50 F
	Nº 1415 : 10 × BC 307 12,50 F
DIODES ET POINTS DE DIODES les plus courants :	Nº 1416 : 10 × BC 308 12,50 F
No 301 : 20 diodes de commutation 1N 4148 (= 1N 914) 12,00 F	Nº 1417 : 10 × BC 309 12,50 F
Nº 304 : 20 diodes de redressement 1N 4004 (1 A/400 V) 16,00 F	Nº 1418 : 10 × BC 327 18,00 F
No 305 : 10 diodes de redressement BY 253 (3 A/600 V) . 24,00 F	Nº 1419 : 10 × BC 328 18,00 F
No 310 : 4 ponts de diodes universels 1 A/50 V 20,00 F	Nº 1420 : 10 × BC 337 18,00 F
ZENERS MINIATURES 400 mW série BZX 46 C	Nº 1421 : 10 × BC 547 18,00 F
Nº 320 : les 5 valeurs les plus vendues en magasin de 4.7 à	CIRCUITS INTEGRES ET SUPPO
12 V. 4 par valeur. Les 20 zeners 0,4 W	Committee of the Commit
	Nº 1601 : 5 × μΑ 741 24,00 F
FUSIBLES VERRE 5 x 20 mm et SUPPORTS	Nº 1610 : 10 × 8 br . 16,00 F
No 700 : les 5 principales valeurs vendues en magasin et 10	Nº 1611 : 10 × 14 br 18,00 F
par valeur: 0,1 - 0,5 - 1 - 2 et 3A les 50 fusibles 40,00 F	ACCASTILLAGE VISSERIE
Nº 720: 10 supp. pour Cl 16,00 F Nº 721: 4 supp. châssis 18,00 F	
PRISES ET COUPLEURS ALIMENTATION B.T.	Nº 1701: 10 entretoises 4 mm 6,0
No 450 : 10 pressions pour pile 9 volts 14,00 F	Nº 1704 : 20 vis et écrous L.20 n
No 451 : 2 coupleurs pour 2 piles bâton 1,5 V 6,00 F	N° 1705 : 40 cosses Ø 2,8 mm. 20
No 452 : 2 coupleurs pour 4 piles bâton 1,5 V 8,00 F	REALISEZ VOS 1er CIRCUITS
No 454 : 4 pinces crocodiles isolées	Nº 1850 : 1 fer à souder 30 l
No 455: 10 passe-fils en caoutchouc Ø 4 mm 7.50 F	ceuse 14500 T/mn + 3 mandr
No 456 : 2 pinces batterie 15 ampères 8,60 F	queur + 3 plaques cuivrées +
	perchlo et une notice d'emple
POTENTIOMETRES AJUSTABLES AU PAS DE 2,54 mm	tant
No 800 : les 7 principales valeurs vendues en magasin et 4 par	
valeur: 1-2,2-4,7-10-22-47 et 100K. Les 28 potentiomètres 42,00 F	REALISEZ VOS CIRCUITS PAR
LEDS Ø 5 mm, fre QUALITE	Nº 1851 : 1 film + 1 sache
No 4404 : 10 rouges + 10 vertes les 20 leds 20 no F	préconsibilieé : 4

RESISTANCES 1/2 Watt. Interance 5 %	LEDS & 3 mm. He QUALITE
Nº 100 : les 20 principales valeurs vendues en magasin de 10Ω à 1 $M\Omega$. 10 par valeur. Les 200 résistances 35,00 F	N° 1110 : 10 rouges + 10 vertes. Les 20 leds
RESISTANCES 1/4 de watt. Tolérance 5 % N° 150 : les 16 principales valeurs vendues en magasin de 10Ω à 1 $M\Omega$. 10 par valeur. Les 160 résistances 28,00 F	REGULATEURS DE TENSION BOITIERS TO.220 N° 1301 : 2×12V/1A+ 22,00 F N° 1306 : 2×5V/1A— 22,00 F N° 1302 : 2×5V/1A+ 22,00 F REGULATEURS VARIABLES
CONDENSATEURS CERAMIQUE isolement 50 volts N° 200 : les 10 principales valeurs vendues en magasin de 10 pF	N° 1303 : 2×6V/1A+ 22,00 F N° 1307 : 2 × µA.723 22,00 F N° 1304 : 2×12V/1A— 22,00 F N° 1308 : 2 × L.200 . 32,00 F
à 820 pF. 10 par valeur. Les 100 condensateurs	TRIACS, DIACS, THYRISTORS, TRANSISTORS Nº 1401: 5 triacs 6A/400 V 35 F Nº 1403: 5 diacs 10A/32V 15 F
CONDENSATEURS MYLAR 250 volts N° 220: les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 nF à 0.1 µF. 10 par valeur. Les 70 mylars	LES 25 TRANSISTORS LES PLUS VENDUS EN MAGASIN : N° 1410 : 5 × BC 107 12,50 F N° 1422 : 10 × BC 548 18,00 F

| N=1422:10 × BC 548 18,00 |
| N=1422:5 × BD 13S 20,00 |
| N=1424:5 × BD 13S 20,00 |
| N=1424:5 × BD 13S 20,00 |
| N=1428:5 × 2M 1711 20,00 |
| N=1428:5 × 2M 1211 20,00 |
| N=1428:5 × 2M 2218 20,00 |
| N=1428:5 × 2M 2218 20,00 |
| N=1434:5 × 2M 2208 20,00 |
| N=1434:5 × 2M 2095 20,00 |
| N=1434:5 × 2M 2095 20,00 |
| N=1434:5 × 2M 2095 20,00 |
| N=1434:5 × 2M 3819 28,00 |
| N=1434:5 × 2M 3819 28,00 | ORTS

00 F N° 1702: 10 de 10 mm 8,00 F mm ∅ 3 mm p. entretoises 8,00 F D mâles p. Cl+20 femelles 7,00 F IMPRIMES

IMPRIMES
W + 3 m de soudure + 1 peririns + 2 forets + 1 stylo marsignes transfert + 1 sachet de
iloi très détaillée pour le débu229,00 F

LEDS Ø 5 mm. 1rc QUALITE
N= 1101: 10 rouges + 10 vertes. Les 20 leds ... 30,00 F
n=1103: 25 vertes ... 38,80 F
N= 1103: 25 vertes ... 38,80 F
n=1103: 25 vertes ... 38,80 F

+ DE 200 TITRES

H	AYON LIBRAI	IR	IE	ELECTRONIQUE et INFORMATIQUE
LV 87		5 F	LVTP 14 L	es cellules solatres
LV 81		0 F		'élect, appliquée au cinéma et la photo
	Le dépannage TV çien de plus simple	0 F	LVTP 16 E	
LV 16	La TV couleur, mais c'est très simple		LVIP 17 F	léalisez vos circuits imprimés
LV 14	Le transistor mais c'est très simple		LVIP 18 t	O réalisations à transistors
LV 12	La radio et la TV mais c'est très simple H.		LVIP 20 2	écurité automobile
LV 43 LV 51	Réglage et dépannage des TV couleurs	0 5	LVIP 21 3	résence électronique contre le vol
LV 420	Circuits intégrés TV	5 F	LWTP 27	Réduisez votre consommation d'électricité
LV 125	Réparation des récepteurs à transistors	OF	LVTP 29 A	Antages économiseurs d'essence
	Pratiquez l'électronique en 15 leçons	5 F	LVTP 30 S	ovez cibiste
LV 101	Le dépistage des pannes TV par la mire et l'oscillo 70	0 F	LVTP 32 A	ntennes pour cibiste
LV 105	200 montages électroniques simples	0 F	LVTP 33 N	Aicroprocesseurs à la carte
LV 172	Sécurité et alarme, législation + montages 60	0 F	LVTP 34 E	étecteurs de trésors
LV 69		0 F	LVTP 35 N	lini-espions à réaliser soi-même
	100 applications des ampli OP 80	0 F	LVTP 38 S	avoir mesurer
LV 9	Montages à circuits intégrés	5 F	LVTP 40 1	00 pannes TV, N et B et couleurs
LV 91	100 montages à transistors	10	LVTP 41 A	
LV 178	Pratique de la CB 55 Schémas d'ampli BF à transistors 60	16	LVTP 42 S	oyez radio-amateur 35 F O montages à LED 35 F
LV 25	Schemas d'ampli Br a transistors	10	LVIP 44 5	onstruisez vos appareils de mesure
	Petits montages d'électronique pratiques 60 Radiocommande pratique 65	10	LVE 10 CO	bo-photo montages pratiques
	La pratique des transistors 60			Instruire battles et enceintes
I V 425	Guide pratique radioélectronique	0.6		chnique de prise de son
	Basse fréquence, calculs et schéma 100	0 F	I VF 13 1	électricité à la portée de tous
LV 26	Technologie des composants électron. Tome 1 110	0 F	LVE 14 Co	instruisez votre récepteur de traffic
LV 27	Technologie des composants électron. Tome 2 110	0 F	LVE 1 Le	livre des gadgets élect. + transfert
LV 72	Circuits intégrés linéaires		LVE 2 Le	s jeux de lumière et effets sonores
LV 75	Circuits intégrés, JFET, MOS, CMOS	0 F	LVE 15 Re	ussir 25 montages à Cl 52 F
LV 88	Technologie des circuits imprimés 60 Cours pratique d'électronique 165	0 F	LVE 16 Sé	lection de kits électroniques 56 F
LV 171	Cours pratique d'électronique	5 F	LVE 17 In	strument de musique à faire soi-même 52 F
LV 15	R'adio-tubes	5 F	LVE 3 In	terphone, téléphones et montages périph 56 F
LV 54	Télé-tubes	5 F	LVE 18 Le	Compact Disc 72 F
LV 56 LV 57	Equivalences transistors, diodes, thyristors 115			itiation à l'électricité et l'électronique
LV 95	Equivalences circuits intégrés			0 montages ondes courtes
LV 10	Guide mondial des semi-conducteurs	10	TAE 30 MG	ontages pratiques à CI pour l'amateur
	Répertoire mondial des transistors (+ 20 000) 115	5 6		alisation et installation antennes TV-FM
LV 2	Répertoire mondial des ampli OP	0 5		de du radio-amateur
LV 13	Répertoire mondial des microprocesseurs 125	5 F	LVE 24 De	pannage, réglage TV N et B, couleurs
LV 55	Répertoire mondial des CI numériques 120	0 F		nstruisez vos alimentations
LV 48	Pratique de la vidéo	5 F		fet, Bimos, Cmos, 40 montages
	Magnétoscopes à cassettes 105	5 F	LVE 26 In	itiation aux infrarouges, montages
LV 60	La pratique des antennes	0 F	LVE 27 Ra	dio et électron. Navigation de plaisance 52 F
LV 19	Théorie et pratique des microprocesseurs	0 F	LVE 28 Pr	atique du code morse
LV 53	Interfaces pour micro-ord, et microproces 100	0 F		nstruction d'ensemble de radiocommande 92 F
LV 71	Mémoires pour micro-ord. et microproces 75	5 F	LVE 9 1a	bles et modules de mixage
LA 193	Initiation aux fichiers basic 95	5 F	LVMS 1 N	Aicroprocesseur pas à pas
LV 1	Initiation au langage basic	S F		Agitrisez votre ZX 81
LV 74	Initiation au langage Pascal 90	7.0		Ou basic au Pascal 65 F
	50 programmes ZX spectrum	3 2		ous avez dit basic ?
LV 116	Guide pratique des radios libres	5.6		ous avez dit micro ? 92 F
LVTP 1	30 montages électroniques d'alarme	5 6	LVMS 7 F	ilotez votre ZX 81 65 F
LVTP 3	20 montages expérimentaux opto-élect. 35	5 F	LVMK 7	Cassette nº 1 programme du livre LVMS 7 65 F
LVTP 4	Initiation à la micro-informatique	5 F	LVMS 8 L	a micro informatique et son ABC
LVTP 5	Montages électroniques divertissants et utiles 35	5 F	LVMS 61 L	e basic des micro ordinateurs 92 F
LVTP 6	Montages à capteurs photo-sensibles	5 F	LVMS 62 L	e microprocesseur en action
LVTP 7	Les égaliseurs graphiques 35	5 F	LVPi 1 50	programmes pour ZX 81
LVIP 8	Pianos électroniques et synthétiseurs	5 F	LVPI 2 M	ontages périphériques pour ZX 81
LVIP 9	Recherches méthodiques des pannes radio	5 F	LVPI 3 P	asseport pour Applesoft
LUTP 4	Les enceintes acoustiques hi-fi stéréo	5 F	LVPI 4 P	asseport pour basic
LUTP 4	Structure et fonctionnement de l'oscillo	1 6	TALID W	athématiques sur ZX 81
cerr I.	Horloges et montres à quartz	1 10	LUPIO P	asseport pour ZX 81

ROCHE C'EST AUSSI EN MAGASIN PLUS DE 6 000 REFERENCES DISPONIBLES. KITS: ASSO, AMSTRON, IMD, OK, ELCO, PLUS. COFFRETS MMP, TEKO, ESM. CIRCUITS IMPRIMES CIF, COMPOSANTS PASSIFS, SEMI-CONDUCTEURS, FICHES ET CABLES, RAYON LIBRAIRIE, CONTROLEURS, OUTILLAGE: SAFICO, ENGEL, JBC, TRANSFORMATEURS, BOUTONS, CONNECTEURS, MINI-PERCEUSE ET ACCESSOIRES APPLICRAFT, FERS A SOUDER JBC. LA QUALITE ET LE CHOIX. Venez nous rendre visite...

Cette annonce annule et remplace les précédentes. Prix unitaires toutes taxes comprises et indicatifs au 1/7/1984

Circuit d'amélioration des transitoires temps: difficulté: couleur

dépense: \$

Dans de précédents articles nous avons eu l'occasion de décrire divers codeurs et décodeurs PAL et SECAM. Bien qu'une étude comparée des divers avantages et inconvénients de l'un par rapport à l'autre soit particulièrement instructive, celle-ci sortirait du cadre de notre revue et les lecteurs intéressés pourront consulter un des ouvrages cités en bibliographie à la fin de cet article. Retenons simplement que les transitions rapides de couleurs consituent un excellent moyen pour visualiser d'éventuels défauts.

Pour cette raison nous vous avons proposé successivement, un générateur de barres en couleur et un codeur SECAM. Un des plus importants défauts de ce système peut être

observé au cours de la transition vert/magenta.

Le module que nous vous proposons ce mois-ci pallie le manque de netteté des transitions de couleur et peut s'intercaler dans n'importe quel TVC.

Dans un premier temps nous étudierons les causes de ce défaut puis nous verrons comment celui-ci est résolu par RTC avec la description du circuit intégré TDA 4560. Viennent ensuite la réalisation pratique et un chapitre important consacré à la mise en œuvre de ce module.

Les signaux de différences de couleurs

On sait que dans un codeur SE-CAM, on génère un signal vidéocomposite à partir des informations suivantes:

- signal de synchronisation composite: ligne + trame;

signal de luminance défini par la relation:

 $E'y = 0.59 E'_R + 0.30 E'_V + 0.11 E'_B$; - signaux de différence de couleurs D'R et D'B définis de la manière suivante:

 $D'_{R} = -1,9 (E'_{R} - E'_{Y}) et$ $D'_B = 1.5 (E'_B - E'_y)$

Les signaux de différence de couleurs D'R et D'B sont préaccentués à 85 kHz et la bande passante est limitée à 1,3 MHz à - 3 dB. Temps de montée et bande passante étant liés par la relation B (MHz) = 0.35/t (µs), il est évident que les signaux de différence de couleurs D'R et D'B ne pourront avoir des temps de montée supérieurs à 300 ns.

Dans les systèmes Lou L', le signal de luminance E'y traverse des circuits ayant une bande passante de 5 MHz environ. Les temps de montée sont alors de l'ordre de 70 ns.

La différence de ces temps de montée justifie la présence de la ligne à retard luminance, de cette manière les signaux luma et chroma apparaissent simultanément en un point donné de l'écran.

L'imperfection des transitions des couleurs verticales n'est pas simplement due à la limitation des temps de montée des signaux D'R et D'_B mais aussi au principe même de transmission séquentielle des informations D'R et D'B.

Revenons au cas d'une mire de barres normalisée. Celle-ci se compose de huit barres verticales de luminance décroissante de gauche à droite et comporte les couleurs suivantes: blanc, jaune, cyan, vert, magenta, rouge, bleu et noir. Chacun a pu constater que la transition vert-magenta est particulièrement mauvaise et ce qu'il s'agisse d'une

mire transmise par TDF ou d'un appareil réalisé par vos soins.

Ce phénomène s'explique simplement: pour le vert on $\alpha V = 1$, R = B = 0 et pour le magenta V = 0, R=B=1. Ce qui signifie que les trois signaux R,V,B commutent au même instant. En fait ces trois signaux devraient commuter au même instant mais il n'en est rien. Les signaux R, V, B sont obtenus après dématriçage à partir des signaux D'R, D'B et E'y. Ceci ne pose aucun problème puisque l'on connaît la relation $E'_{Y} = 0.59 E'_{R} +$ 0,30 E'R + 0,11 E'B. Du fait des différentes bandes passantes allouées à E'y et aux signaux de différence de couleurs, la transition résultante manque de netteté. On se situe dans un cas particulier où la transition peut être améliorée en raidissant artificiellement les fronts des signaux différence de couleurs.

Fort heureusement il n'y a dans la nature que très peu de cas où l'on est en présence d'images très fortement contrastées comportant des transi-

tions brutales de couleur. Cet état de chose nous permet de nous contenter d'un système de transmission relativement simple donnant de très bons résultats dans la plupart des cas.

Pour les possesseurs de microordinateurs, le problème est différent et quasi permanent. Prenons par exemple le cas d'un téléviseur ne possédant pas l'embase PÉRITEL; on aura alors une chaîne constituée par le micro-ordinateur, un codeur SECAM et un modulateur UHF. Quelques lignes de programme suffisent pour générer une mire de barres et constater que la transition vertmagenta est loin d'être impeccable. Ceci nous a donc amenés à décrire un circuit d'amélioration des transitoires couleur utilisant le circuit intégré RTC TDA 4560.

Le circuit RTC TDA 4560

Le synoptique interne du circuit intégré 4560 est représenté à la figure 1. Les signaux R-Y et B-Y sont respectivement appliqués aux entrées l et 2, et sont disponibles aux sorties 8 et 7 avec des fronts de montés améliorés. Notons au passage qu'aucune tension continue ne doit être appliquée aux bornes 3, 4, 5, 6, 9, 13 et 14..

Le traitement des flancs des informations de différence de couleurs n'est pas immédiat. On a donc un léger retard entre l'impulsion de sortie présente à la broche 8 du circuit et l'impulsion correspondante à la broche 1. Pour conserver la simultanéïté luminance-chrominance, on est donc conduit à retarder le signal de luminance de la même quantité qui affecte les signaux différence de couleurs.

Or, on sait que le signal de luminance est déjà retardé d'une valeur comprise entre 200 µs et 400 µs. Il est alors plus rationnel de cumuler ces deux retards et ne faire appel qu'à un seul circuit. Cette dernière solution a été adoptée dans le TDA 4560.

Le signal de luminance est appliqué à la borne 17 du circuit intégré puis après restitution de la composante continue (clamp) retardé d'une quantité comprise entre 640 µs et 920 µs par pas de 40 µs.

On dispose en outre d'un étage de sortie pour modulation de la vitesse de balayage horizontal broche 11. Alors que le signal de luminance retardé est disponible à la broche 12.


Programmation du retard de luminance :


Le signal de luminance est retardé d'une quantité fonction de la tension continue appliquée à la broche 15 conformément à la loi suivante :

 $0 < V_{15} < 2.5 \text{ V}$, retard = 640 ns 3.5 V < $V_{15} < 5.5 \text{ V}$, retard = 720ns 6.5 V < $V_{15} < 8.5 \text{ V}$, retard = 800 ns 9.5 V < $V_{15} < 12 \text{ V}$, retard = 880 ns

Un réglage fin est obtenu grâce à la tension appliquée à la broche 13. Si la broche 13 est en l'air, il n'y a aucun changement mais si $V_{13}=0$, 40 ns sont ajoutés aux retards précédents.

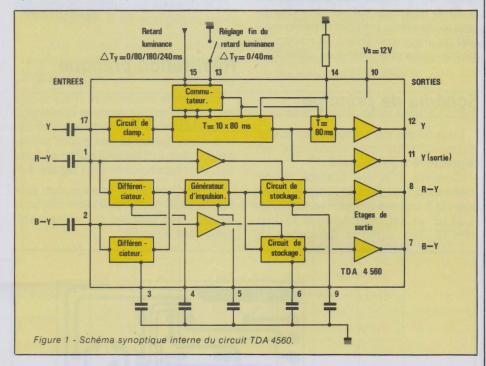Les quatre retards nominaux sont réglables au moyen de la résistance connectée entre la broche 14 et le zéro électrique. La plage de variation vaut environ ± 5 %. Cette dernière solution autorise une variation continue entre les deux bornes 640 ns et 920 ns.



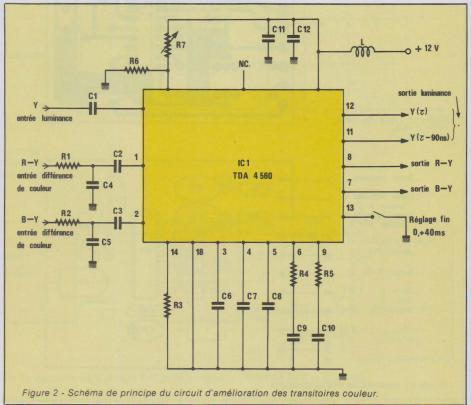

La tension nominale d'alimentation de ce circuit vaut 12 V et dans ces conditions, celui-ci consomme 35 mA.

Quelques paramètres supplémentaires importants: les signaux d'entrée luminance et différence de couleurs ne devront pas avoir une amplitude supérieure à 1,5~V~c à c. La voie luminance apporte une atténuation de 7 dB. et la bande passante atteint 6 MHz à -3~dB.

Pour les voies différence de couleurs, il n'y a aucune atténuation : 0 dB et le temps de montée des signaux de sortie les plus rapides vaut 150 ns. Pour ces voies, la notion de bande passante n'est plus utilisable.

Schéma de principe

Le schéma de principe du circuit d'amélioration des transitoires est représenté à la figure 2.

Comme il a été énoncé précédemment, le signal de luminance est injecté à travers un condensateur de 0,33 µF et est disponible à la broche 12. Les signaux différence de

couleurs sont envoyés à travers un condensateur de 0,33 μ F précédé par un filtre passe-bas aux entrées l et 2 et ressortent respectivement aux broches 8 et 7. Les filtres passe-bas supplémentaires R_1 , C_4 et R_2 , C_5 réduisent le niveau de sous porteuse à une valeur inférieure à 20 mV c à c. Le réglage du retard luminance est assuré par une résistance ajustable R_7 qui, en conjonction avec R_6 , applique une tension continue variable entre 0 et 12 V à la broche 15.

On dispose en outre d'un cavalier pour le réglage fin 0-40 ns.

Réalisation pratique

Pour cette réalisation, il n'y a que fort peu de composants et les dimensions du circuit sont réduites : 5,6 cm × 6,6 cm. Le tracé des pistes est représenté à la figure 3 et l'implantation correspondante à la figure 4.

La réalisation ne pose aucun problème et le circuit peut être mis sous tension dès que les contrôles habituels sont effectués.

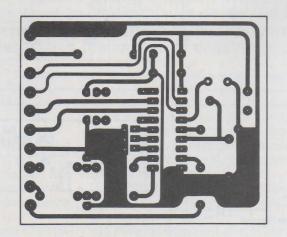


Figure 3 - Tracé des pistes.

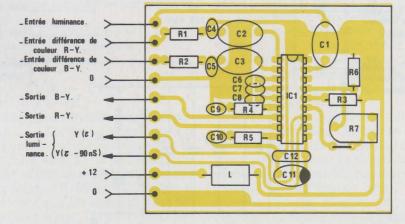


Figure 4 - Implantation des composants.

Mise sous tension, essais

A ce stade il est instructif d'effectuer quelques mesures. On peut bien évidemment commencer par une mesure de consommation sous la tension nominale. Ensuite, nous nous assurerons du bon fonctionnement des trois voies : luminance et différence de couleurs.

Pour la luminance, il peut être intéressant de contrôler la bande passante mais aussi de mesurer le niveau maximal admissible en entrée et surtout de connaître la valeur exacte de l'atténuation apporté par la voix luminance. La valeur citée en début de cet article, 7 dB, est une valeur maximale, nos échantillons entraînaient une atténuation voisine de 3 dB. Ce paramètre est important car il conditionne la mise en place du système dans un récepteur quelconque. On termine les essais sur la voie luminance en s'assurant du bon fonctionnement du circuit de retard : visualisation simultanée des sianaux d'entrée et de sortie. Les essais sur les voies différence de couleurs nécessitent l'emploi d'un générateur de signaux carrés dont la pente peut varier d'une manière continue de quelques fractions de us jusqu'à quelques us (environ 10). En observant simultanément signaux de sortie et signaux d'entrée on peut tracer la courbe de la figure 5.

On remarque sur cette courbe que les signaux dont le temps de montée est supérieur à 4 µs ne sont pas modifiés mais simplement retardés par le principe même du circuit.

Pour des temps de montée inférieurs à 4 µs, le signal de sortie est transformé et l'écart (tm sortie-tm entrée) va croissant lorsque tm entrée diminue, comme le montre le schéma de la figure 6. Cette caractéristique s'explique assez simplement. Prenons le cas d'un récepteur équipé d'un tube de 20 pouces (51 cm), les dimensions de l'écran étant au format 4/3, la hauteur vaut donc 12 pouces (30 cm) et la largeur 16 pouces (41 cm). $[(12)^2 + (16)^2 =$ (20)2] - Le signal de ligne utile dure approximativement 52 µs pendant lesquelles le spot balaye une distance de 41 cm. Ceci correspond à une vitesse de 8 mm/ us.

Si un des signaux différence de couleurs présente un front de montée de 4 µs, celui-ci représente 3,2 cm sur l'écran, il ne peut s'agir d'un défaut mais plus normalement d'une nuance de l'image. Il n'est pas

pensable dans ce cas de modifier le front de montée.

Au contraire si le front de montée d'un des signaux différence de couleurs présente un défaut et vaut l μ s, ce défaut se traduit par une zone floue large en 8 mm. Grâce au circuit d'amélioration, le front d'l μ s est transformé en un front de 200 ns et la zone floue ne vaut plus que l,6 mm.

Ces deux caractéristiques justifient l'amélioration progressive des fronts en dessous de 4 µs.

Si toutes les opérations suivantes ont donné satisfaction on peut aborder la phase finale : instalation définitive du module.

Où intercaler le module

Pour les lecteurs assidus de Radio Plans la solution est simple ; si vous possédez, par exemple, un VCC 90 et un décodeur mono ou multistandard, le schéma de la **figure 7** résout le problème. Il suffit d'interrompre les trois liaisons Y,-(R - Y), - (B - Y), et intercaler le module tel qu'il est décrit sans aucun composant supplémentaire.

Signal d'entrée 500 mVp-p pour la mesure

Signal d'entrée

Si le décodeur est équipé de circuits intégrés Thomson TEA 5620 et TEA 5630, il délivre les informations R-Y et B-Y et non -(R-Y) et -(B-Y). On utilise deux étages inverseur pour rétablir la situation.

Mais ce circuit peut s'adapter à bon nombre d'autres téléviseurs sans aucune difficulté. Nous avons choisi divers exemples qui devraient permettre à tous les lecteurs qui le désirent de mener à bien cette transformation.

Remarque

Cette transformation nécessite une intervention à l'intérieur du téléviseur. Ne pas oublier que dans ce cas, vous détruiser la garantie de votre appareil. Il est d'autre part fortement conseillé de se munir du schéma de principe du téléviseur concerné.

Les schémas de principe peuvent être obtenus auprès des revendeurs ou dépanneurs radio-TV. Sans ce schéma, le risque de détérioration est trop important et la modification ne peut être envisagée sérieusement.

Nous avons pris comme exemple un téléviseur Toshiba modèle C 1480 F, un téléviseur B et O et les téléviseurs Philips équipés du chassis TVC 12. Dans les deux derniers cas la platine vidéo est équipée d'un décodeur PAL/SECAM avec les circuits intégrés TDA 3300 et TDA 3030

Figure 5 - Temps de montée du signal de sortie en fonction du temps de montée du signal d'entrée.

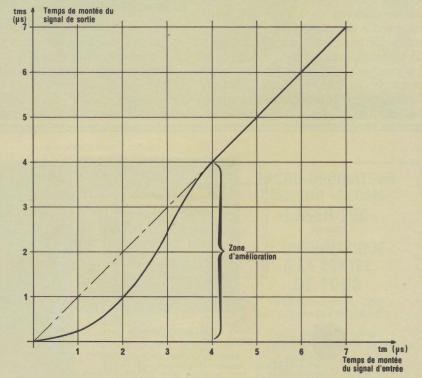


Figure 6 - Comparaison des temps de montée et de descente des signaux d'entrée et de sortie du module à TDA 4560 à l'aide d'un générateur de signaux carrés à temps de montée réglable.

2,5µs

Signal de sortie

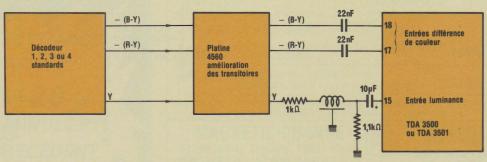


Figure 7 - Adaptation aux circuits RTC avec processeur vidéo TDA 3500 → TDA 3505.

Motorola pour B et O et les circuits intégrés TDA 3560 et TDA 3591 RTC pour le chassis TVC 12. Malheureusement la transformation est impossible, les signaux différence de couleurs ne sont pas accessibles, dans les deux cas le Secam est décodé puis remodulé en PAL et finalement décodé en R, V, B. Il reste malgré tout d'autres situations telle celle du Toschiba. Nous avons extrait du schéma général les éléments afférants à la transformation et qui sont représentés à la figure 8.

Il est aisé de reconnaître les signaux différence de couleurs sortant du processeur chroma : TA 7621 P Toshiba..


Ces signaux sont désaccentués avant d'être envoyés vers le circuit de dématriçage TCA 660.

Les circuit d'amélioration est intercalé entre les émetteurs des transistors de sortie et les pôles positifs des condensateurs de liaison. Un premier essai peut être fait de cette manière. On constate alors sur une mire une amélioration des transitoires (notamment vert-magenta) mais aussi un décalage luma-chroma. Tout se passe comme si deux feuilles de calque, l'une comportant les

couleurs, l'autre la lumière étaient mal superposées.

Le circuit ne peut pas être intercalé entre les entrées du circuit intégré et les condensateurs de liaison sans affecter la composante continue, mais cette solution ne cause aucun dommage.

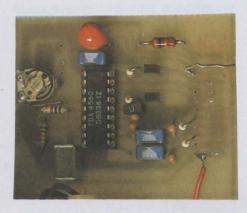Le décalage (mauvaise superposition de nos deux calques) doit



maintenant être annulé en retardant le signal de luminance.

Le point d'insertion est assez facile à repérer : à proximité de la ligne à retard existant déjà. Encore pour des raisons de restitution de la composante continue, le point marqué d'une croix sur le schéma de la figure 8 a été retenu.


Le signal de luminance étant atténué de quelques dB, cette atténuation devra être compensée en augmentant le réglage lumière du téléviseur. Ce réglage est en général équipé d'une butée que l'on pourra modifier.

La superposition luma-chroma est finalement obtenue en agissant sur le potentiomètre R7 et éventuellement par la mise en place ou la suppression du cavalier de réglage fin 0-40 ns.

Conclusion

Le rapport performance/coût de ce montage étant particulièrement intéressant, l'auteur incite les lecteurs à se lancer dans la transformation de leur récepteur, si celle-ci est possible.

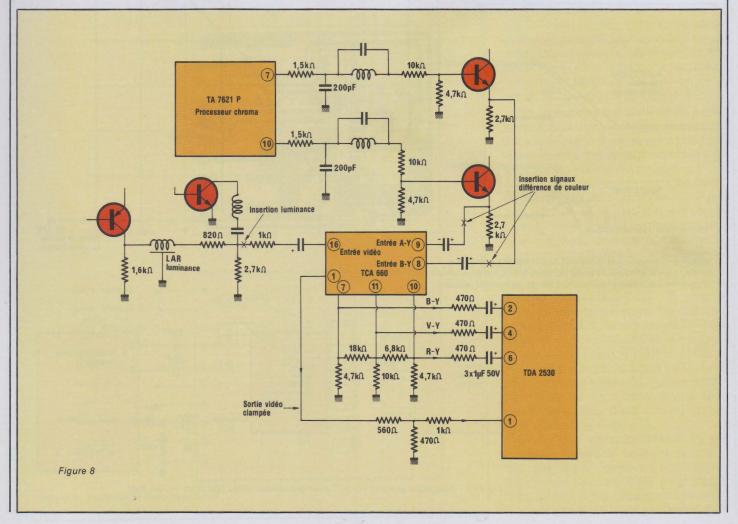Réitérons le rappel des précautions à prendre lors du démontage du récepteur, certaines tensions sont particulièrement dangereuses et certaines pièces fragiles tel le col du tube.



Le résultat est surprenant : plusieurs spectateurs ont répondu, d'une manière subjective bien sûr, employant les mêmes termes : plus de netteté, plus de relief.

Nous espérons maintenant que les lecteurs possèdent tous les atouts pour mener à bien cette réalisation.

François de DIEULEVEULT

Résistances

 $R_1: 1 k\Omega$

R₂: 1 kΩ

R₃: 1 kΩ R₄: 220 Ω

R₅: 220 Ω

 $R_6: 15 k\Omega$ R7: Voir texte

100 μH surmoulée

Nomenclature

Circuit intégré TDA 4560 RTC

Condensateurs

C1: 0,33 µF MKH C2: 0,33 µF MKH

C3: 0,33 µF MKH

C4: 100 pF céramique Cs: 100 pF céramique

C6: 100 pF céramique C7: 100 pF céramique C8: 330 pF céramique C9: 470 pF céramique C10: 470 pF céramique C11: 47 µF / 16 V tantale

C12: 0,22 uF MKH

Divers

l inter.

Bibliogralphie


La télévision en couleur : Tome I (SCART)

Tome II (SCART)

Cours fondamentale de TV: Éditions

Radio (Carrasco et Lauret). La Télévision monochrome et couleur (L. Goussot): Éditions Chiron.

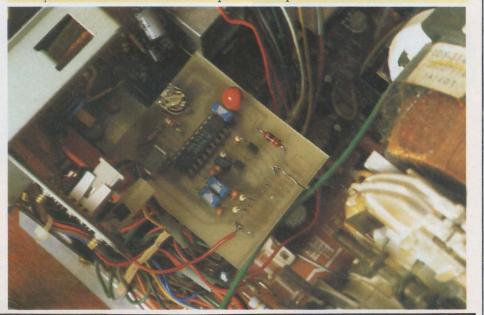Remarque: « Je possède un téléviseur X d'année Y. Comment dois-je faire? » Voilà la question à laquelle ni l'auteur ni un membre de la rédaction ne pourra répondre. Les lecteurs doivent comprendre qu'il est impossible de transformer la rédaction en un véritable bureau d'études. Il y a d'ailleurs fort peu de chances pour que nous possédions le schéma du téléviseur X



SOCIETE NOUVELLE **RADIO PRIM**

5, rue de l'Aqueduc 75010 PARIS Tél.: 607.05.15 Métro Gare du Nord

Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 a

LE NOUVEAU **CATALOGUE** RADIO-PRIM EST DISPONIBLE

PAR COURRIER 28 FRANCS Frais de port compris

AU MAGASIN 20 F CE CATALOGUE ANNULE ET REMPLACE LE PRECEDENT



Mémoire :

ROM (Mémoire Morte) : 16 K Microsoft Basic contenant l'interpréteur

- Branchez le et commencez
- Programmez immédiatement en microsoft Basic
- Exécutez des graphiques
- Trois possibilités d'affichage
- Effets sonores et musicaux

MICRO-ORDINATEUR **COULEUR «SECAM»** «LASER 200» (Secam)

L'INFORMATIQUE A LA PORTÉE **DE TOUS**

Microprocesseur Z80A fonctionnant à 3,58 MHz

RAM (Mémoire Vive) : 4 K d'origine avec extension possible de 16 et 64 K

- Clavier anti-erreur
- Correction plein écran
- Adaptations écran et micro-cassette
- Extension à l'infini possible
- Choix énorme de programmes en Basic
- Nombreuses possibilités avec des interfaces

avec kit d'adaptation, alimentation 220 V, cordons, lexique en Basic de 150 pages.

MF 200 - interface pour utilisation du LASER 200 avec tous les magnétophones..335 F

Cassettes d'enregistrement.. 6 ou 15 minutes 9 F • 30 minutes 10 F Documentation détaillée et prix contre enveloppe timbrée


MAGNETIC-FRANCE

11, pl. de la Nation, 75011 Paris ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h Tél.: 379.39.88

CREDIT Nous consulter

Métro : NATION R.E.R. Sortie : Taillebourg FERMÉ LE LUNDI

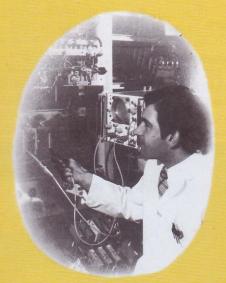EXPEDITIONS 20% à la commande, le solde contre-remboursement



Eurelec, c'est le premier centre d'enseignement de l'électronique par correspondance en Europe.

Présentés de façon concrète, vivante et fondée sur la pratique, ses cours vous permettent d'acquérir progressivement sans bouger de chez vous et au rythme que vous avez choisi, une solide formation de technicien électronicien

Des cours conçus par des ingénieurs

L'ensemble du programme a été conçu et rédigé par des ingénieurs, des professeurs et des techniciens hautement qualifiés.

Un professeur vous suit, vous conseille, vous épaule, du début à la fin de votre cours. Vous pouvez bénéficier de son aide sur simple appel téléphonique.

Chez vous et à votre rythme **UNE SOLIDE FORMATION** EN ELECTRONIQUE

Un abondant matériel de travaux pratiques

Les cours Eurelec n'apportent pas seulement des connaissances théoriques. Ils donnent aussi les moyens de devenir soi-même un praticien. Grâce au matériel fourni avec chaque groupe de cours, vous passerez progressivement des toutes premières expérimentations à la réalisation de matériel électronique tel que :

voltmètre, oscilloscope générateur HF, ampli-tuner stéréo, téléviseurs, etc...

Vous disposerez ainsi, en fin de programme, d'un véritable laboratoire professionnel, réalisé par vous-même.

Code postal_

Une solide formation d'électronicien

Tel est en effet le niveau que vous aurez atteint en arrivant en fin de cours. Pour vous perfectionner encore, un stage gratuit d'une semaine vous est offert par Eurelec dans ses laboratoires, 2000 entreprises ont déjà confié la formation de leur personnel à Eurelec : une preuve supplémentaire de la qualité de ses cours.



institut privé d'enseignement

75012 PARIS : 57-61, bd de Picpus - (1) 347,19.82 13007 MARSEILLE : 104, bd de la Corderie

un ensemble de leçons théoriques et pratiques et le matériel correspondant. Il vous

suffit de compléter ce bon et de le poster aujourd'hui même.

DATE ET SIGNATURE : (Pour les enfants, signature des parents).



BON POUR UN EXAMEN GRATUIT

A retourner à EURELEC - Rue Fernand-Holweck - 21100 DIJON.

Je soussigné : Nom ______ Prénom _

Adresse :

désire recevoir, pendant 15 jours et sans engagement de ma part, le premier envoi de leçons

- ☐ ELECTRONIQUE FONDAMENTALE ET RADIO-COMMUNICATIONS
- □ ELECTROTECHNIQUE □ ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE
- ☐ INITIATION À L'ELECTRONIQUE POUR DEBUTANTS
- Si cet envoi me convient, je le conserverai et vous m'enverre le solde du cours à raison d'un envoi en début de chaque mois, les modalités étant précisées dans le premier envoi gratuit.
 Si au contraire, je ne suis pas intéressé, je vous le renverrai dans son emballage d'origine et je ne vous devrai rien. Je reste libre, par ailleurs, d'interrompre les envois sur simple demande écrite de ma part.

<u>Micro·Informatique</u>



Notre logiciel de D.A.O

Depuis quelques mois, nous avons proposé à nos lecteurs un certain nombre de programmes informatiques ayant trait à l'électronique, et destinés aux possesseurs de machines ORIC. Ce choix, dicté par le grand nombre d'ordinateurs de ce type en service, n'est plus tout à fait aussi justifié aujourd'hui :

d'autres machines de performances comparables méritent tout autant les faveurs de nos colonnes, en particulier le SPECTRUM de SINCLAIR, digne descendant du fameux ZX 81.

L'adaptation au SPECTRUM de programmes destinés à l'ORIC n'est pas toujours une simple formalité, surtout lorsque les fonctions graphiques, très différentes, sont mises en œuvre. Voici donc une version entièrement réécrite pour le SPECTRUM, de notre logiciel de dessin assisté par ordinateur publié dans notre numéro 437.

ORIC contre SPECTRUM

Le ZX-SPECTRUM (ou SPECTRUM tout court!) peut être comparé sur bien des points à l'ORIC 1 ou au tout nouvel ORIC ATMOS: un examen des caractéristiques des deux concurrents montre bien que nous sommes en présence d'ordinateurs de la même catégorie.

Presque toutes les revues spécialisées ont publié, en leur temps, des « bancs d'essai comparatifs » ORIC/SPECTRUM, plus ou moins objectifs selon la « sensibilité » de leurs auteurs. Contrairement à certains confrères qui n'ont pas hésité à émettre des jugements péremptoires... sans même avoir eu accès aux claviers, nous avons refusé de nous « jeter à l'eau » avant d'avoir suffisamment pratiqué les deux machines pour pouvoir prétendre les connaître, au moins pour l'essentiel. Lorsque l'on « vient » d'un ordina-

teur bien précis (pour notre part ce fut d'abord le ZX 81, puis l'ORIC 1), on est tenté de ressentir comme des défauts les fonctions qui diffèrent par trop sur une nouvelle machine.

Cette petite « déception », nous l'avons ressentie avec l'ORIC, puis à nouveau avec le SPECTRUM, ce qui n'aurait sans doute pas été le cas si nous étions passé directement du ZX 81 au SPECTRUM.

En effet, SINCLAIR et ORIC ont traité le problème de l'ordinateur de « seconde génération » de façon diamétralement opposée, sans pour autant que l'un des deux constructeurs ne détienne la « vérité absolue »

Des points faibles et des points forts, on peut en trouver des quantités sur l'une ou l'autre machine!

En fait, le meilleur ordinateur, c'est... celui que l'on connaît bien

Un programmeur maîtrisant bien sa machine peut obtenir à peu près les mêmes résultats sur un ORIC ou sur un SPECTRUM, même si les moyens utilisés risquent d'être fort différents. Il suffit, pour s'en convaincre, de comparer les logiciels du commerce destinés aux deux antagonistes...

Bref, nous ne trancherons pas ici entre l'ORIC et le SPECTRUM: tout au plus remarquerons-nous que le SPECTRUM s'impose davantage lorsque l'on « vient » du ZX 81, alors que l'ATMOS, délivre des quelques « défauts de jeunesse » de l'ORIC 1 semble davantage recommandable au débutant desireux de s'initier sur une machine plus conséquente que le ZX 81. Le BASIC MICROSOFT est en effet beaucoup plus universel que le BASIC SINCLAIR, même si ce dernier demeure souvent plus onfortable d'emploi. En fait, il y a les « Sinclairistes » et... les autres, plus un certain nombre de « touche à tout » (dont nous sommes!), qui ne veulent à aucun prix devenir « dépendants » d'un quelconque cons-

Radio Plans - Electronique Loisirs N° 443

```
660 FOR f=1 TO 15: READ a.b
     1 CLS : LET wi=0: LET wo=0
2 PRINT "Simple ou double for mat ?"
     4 IF INKEYS="s" THEN LET d=1:
      5 IF INKEY$="d" THEM LET d=2:
   GO TO 10
     6 GO TO 4
    10 CLS : PAUSE 1000
    20 LET x=50: LET y=50
    30 PLOT X.9
    40 LET as=INKEYS: RESTORE
    45 IF a$="" THEN GO TO 530
    50 PLOT INVERSE wi; OVER wo;x,
    60 IF as="8" THEN LET x=x+1
    70 IF as="5" THEN LET x=x-1
    80 IF a$="6" THEN LET y=y-1
    90 IF as="7" THEN LET 9=9+1
   100 IF a$="0" THEN LET wi=1: LE
  T wo=0
   110 IF as="9" THEN LET wi=0: LE
   110 IF as="9" THEN LET wi=0: LE
   110 IF as="9" THEN LET wi=0: LE
  T wo=0
   120 IF as="1" THEN LET wi=1: LE
  T wo=1
   130 IF as="t" THEN LET r=2000:
  RESTORE r: GO SUB 600
   140 IF as="p" THEN LET r=2001:
  RESTORE r: GO SUB 600
   150 IF as="b" THEN GO SUB 900
   160 IF as="c" THEN LET r=2002:
  RESTORE r: GO SUB 600
   170 IF as="r" THEN LET r=2003:
  RESTORE r: GO SUB 600
   180 IF as="d" THEN LET r=2004:
  RESTORE r: GO SUB 600
                                         ,99
  190 IF a$="m" THEN LET r=2005:
RESTORE r: GO SUB 600
   200 IF as="h" THEN LET r=2006:
  RESTORE r: GO SUB 600
   210 IF as="i" THEN LET r=2007:
                                         0, -3, 99
  RESTORE r: GO SUB 600
    E20 IF as="f" THEN LET r=2008:
   RESTORE r: GO SUB 600
    230 IF as="u" THEN LET r=2009:
   RESTORE M: GO SUB 600
    240 IF as="x" THEN LET r=2010:
   RESTORE r GO SUB 600
    250 IF as="z" THEN LET r=2020:
  RESTORE n GO SUB 600
260 IF as="Z" THEN COPY
                                         -2,99
   530 PLOT OVER 1 x,9: PAUSE 4
    540 GO TO 40
   600 LET bs=INKEYS
    605 IF 65="" OR 65=a5 THEN GO T
  0 600
   610 IF bs="5" THEN LET PS="9"
   620 IF b$="8" THEN LET P$="d"
630 IF b$="6" THEN LET P$="b"
   640 IF b#="7" THEN LET P#="h"
```

```
670 IF a=99 THEN GO TO 730
   680 IF ps="d" THEN DRAW INVERSE
   680 IF PS="d" THEN DRAW INVERSE
   wi; OVER wo; d*a, -d*b
   690 IF PS="9" THEN DRAW INVERSE
   wi; OVER wo; -d*a, -d*b
   700 IF PS="h" THEN DRAW INVERSE
   wi; OVER wo;d*b,d*a
   710 IF ps="b" THEN DRAW INVERSE
   wi; OVER wo;d*b;-d*a
   720 NEXT f
   730 LET c#=INKEY#
   735 IF c#="" THEN GO TO 730
   740 IF c$="0" THEN GO TO 760
   745 LET wi=1: LET wo=1
   750 RETURN
   760 PLOT INVERSE 1:x,9
   762 IF r=1 THEN LET wi=1: LET w
  o=0: GO SUB 660
   765 RESTORE r: LET wi=1: LET wo
  =0: GO SUB 660
   770 RETURN
   900 CIRCLE x,9,1
   910 LET c$=INKEY$
   915 IF c$="" THEN GO TO 910
   920 IF c#="0" THEN CIRCLE INVER
  SE 1/x/9/1
   930 RETURN
  2000 DATA 1,0,0,-6,1,0,0,4,4,-4,
  -4,4,0,4,4,4,-2,0,2,-2,0,2,-4,-4
  ,0,4,-1,0,0,-6
  2001 DATA 3,0,1,-2,2,4,2,-4,2,4,
  2,-4,-2,-4,4,0,-2,4,2,4,2,-4,2,4
  ,2,-4,1,2,3,0
  2002 DATA 0,-4,1,0,0,8,-1,0,0,-4
  2003 DATA 3,0,1,-2,2,4,2,-4,2,4,
  2,-4,2,4,2,-4,1,2,3,0,99
  2004 DATA 4,0,0,-3,4,3,0,-3,2,0,
  0,3,3,0,-3,0,0,3,-2,0,0,-3,-4,3,
  2005 DATA 2,0,0,-4,0,2,2,-2,-2,2
  ,0,2,2,-2,-2,2,0,2,2,-2,-2,2,0,2
  ,2,-2,99
  2006 DATA 1,0,3,-3,0,12,-3,-3,0,
  2006 DATA 1,0,3,-3,0,12,-3,-3,0,
  -6,-2,0,0,6,2,0,99
  2007 DATA 2,0,6,-2,-6,-2,0,8,0,-
  2,6,-2,0,-4,0,4,2,0,-2,0,0,4,-6,
  2008 DATA 4,0,-2,-2,0,4,2,-2,0,-
  6,2,0,0,3,4,0,-4,0,0,6,4,0,-4,0,
  0,3,-2,0,0,-6
  2009 DATA 4,4,0,-2,-2,2,2,0,0,-6
8 ,2,0,0,3,4,0,-4,0,0,6,4,0,-4,0,0
  -,3,-2,0,0,-6
  2010 DATA 14,-14,-3,1,2,2,1,-3,9
  2020 DATA 4,0,0,3,0,-6,6,6,0,-3,
  3,0,-3,0,0,-3,-3,3,99
  3000 REM Copyright
                        1984
```

Micro Informatique

tructeur: une liberté parfois difficile à assumer lorsque l'on passe cinq ou six fois d'une machine à l'autre dans une même journée, mais après tout, n'est-ce pas là une excellente gymnastique intellectuelle?


C'est surtout au niveau du graphisme que le SPECTRUM diffère considérablement de l'ORIC: au lieu de quatre modes distincts d'affichage, le SINCLAIR accepte aussi bien du texte que de la haute résolution, en noir ou en couleurs, sur un même écran. Également, le jeu d'attributs du SPECTRUM paraît plus homogène et surtout moins lourd à manier que celui des ORICS (pas de caractère ESCape).


Quelques différences plus mineures mais agaçantes doivent être signalées au passage, comme le signe contraire de l'axe des ordonnées, les codes des couleurs qui ne concordent pas, et surtout, comble de l'absurdité, LA POLARITÉ INVERSE des blocs secteurs, malgré DES FICHES ABSOLUMENT IDENTIQUES.


Si d'aventure vous aviez à faire fonctionner un ORIC et un SPEC-TRUM côte-à-côte, une extrême vigilance s'imposerait: pour notre part, nous collons le cordon basse tension le plus près possible de la prise de l'ordinateur, au moyen d'un morceau de ruban adhésif, et pour le moment, tout va bien!


Quelques points positifs également, nettement en faveur du SPEC-TRUM dans le cas qui nous intéresse :


- l'instruction RESTORE N est disponible, ce qui va simplifier et accélérer le programme par rapport à sa version pour ORIC;
- la longeur des lignes de programme (donc des DATA) est illimitée, ce qui faciliterait la pré-programmation de symboles plus complexes que ceux que nous avons choisis;
- la recopie sur papier d'un écran haute résolution est directe grâce à l'instruction COPY (sur imprimante SINCLAIR ou ALPHACOM, ou avec la plupart des interfaces pour imprimantes « papier ordinaire »);
- l'excécution d'un GOTO en MODE COMMANDE n'efface pas l'écran contrairement à RUN. On pourra donc facilement « sauver » un dessin si le bord de l'écran est dépassé par mégarde (un GOTO 20 suffira).

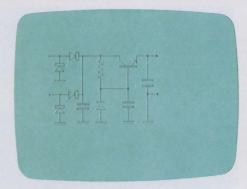

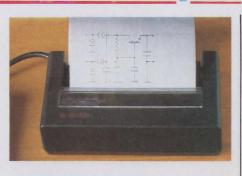

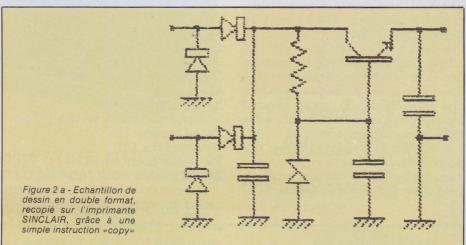

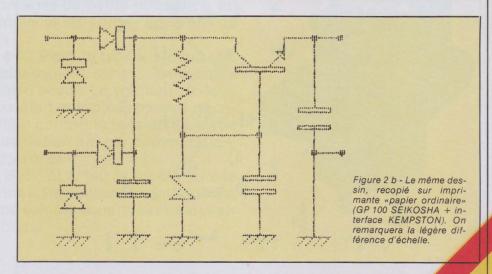

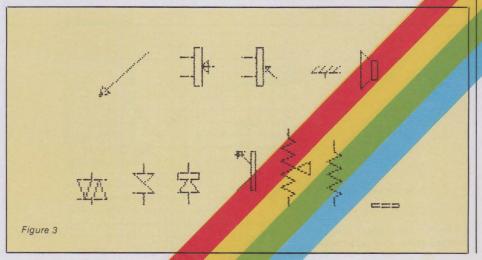

73

Micro-Informatique

Notre logiciel pour SPECTRUM

Bien que rappelant un peu son « ancêtre », le logiciel de la **figure 1** en diffère assez notablement quant à son écriture. Côté utilisation, peu de choses ont changé :

Les claviers des deux machines étant fort différents, l'attribution des touches « de contrôle » s'en ressent.

— Les déplacements du curseur obéissent toujours aux touches fléchées, situées cette fois en haut du clavier (5, 6, 7, 8).

— Le mode « tracé », qui se trouve sélectionné dès le premier appui sur une touche fléchée, doit être redemandé au moyen de la touche GRAPHICS (9) après chaque inscription d'un symbole (on évite ainsi bien des « accidents »).

— Le mode « transparent », qui permet de déplacer le curseur sans aucun effet sur le dessin existant, peut être appelé par la touche EDIT (1). — Le mode « gomme » s'obtient quant à lui par la touche DELETE(0), ce qui se comprend fort bien.

— L'impression sur papier doit être demandée en pressant d'abord CAPS SHIFT puis, sans la lâcher, COPY (Z). Cette manœuvre est la seule à devoir être opérée en mode SHIFT, car la touche Z sert par ailleurs à appeler une diode zener. Rappelons les « codes » des symboles pré-programmés :

T= transistor NPN

P= potentiomètre

C= demi-condensateur

R= résistance fixe

D= diode (modifiable en thyristor)

M= masse

H= haut-parleur

I= diac (modifiable en triac)

F= fet à canal N

U= transistor UJT

X= flèche oblique

Z= diode zener

Le point de connexion est obtenu, cette fois, par la touche B (astérisque) puisque la touche M est déjà prise.

Rappelons que le placement d'un symbole se fait en pressant la touche identifiant ce symbole (voir code cidessus), puis une touche fléchée (5 à 8) déterminant son orientation.

Si le résultat correspond au but recherché, on peut aussitôt « repartir » au moyen des touches fléchées (on se trouve alors en mode « transparent »), mais si le symbole doit être effacé, il suffit de faire DELETE. Attention, pour dessiner le symbole de remplacement, il faudra rappeler le mode « inscription » en appuyant sur GRAPHICS (9).

La figure 2 donne un exemple de schéma pouvant être tracé en quelques minutes avec un minimum d'habitude, d'après les indications qui viennent d'être données.

Pour de plus amples informations, on se reportera à notre article du numéro 437, que nous ne reprendrons bien évidemment pas ici.

Les figures 3 et 4 cataloguent les divers symboles programmés dans les lignes DATA 2000 à 2020 : si ce jeu ne suffisait pas, de la place a été prévue dans la numérotation des lignes du programme, pour que nos lecteurs puissent créer leurs propres graphismes (par exemple le transistor PNP).

Il suffit pour cela de préparer un modèle sur papier quadrillé, puis de construire la ligne DATA en comptant tout simplement les carreaux!


La ligne DATA ne doit pas contenir plus de trente valeurs (soit quinze couples x/y), mais elle peut être plus courte, à la condition de se terminer par 99.


La figure 5 détaille l'exemple de la diode zener, afin de faciliter la compréhénsion des mécanismes mis en jeu.

On ne s'étonnera pas de l'inversion de l'axe des y par rapport au fonctionnement des instructions DRAW: un signe moins placé dans le programme rétablit la correspondance avec les conventions « SPECTRUM », tandis que les lignes DATA restent exactement les mêmes que pour l'ORIC.

Faites de beaux dessins!

Patrick GUEULLE

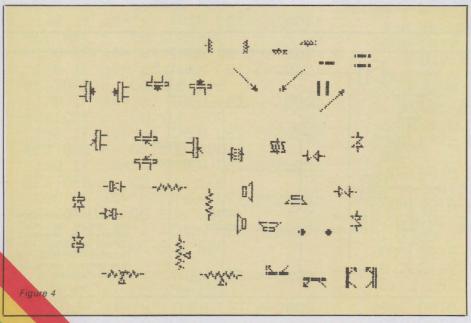

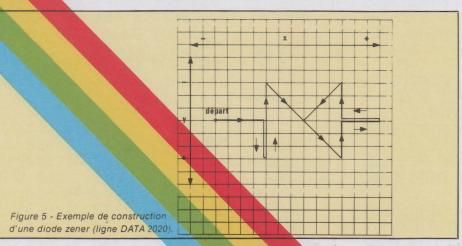



L'appareil que nous avons baptisé SYSTELA 140 regroupe sous un faible volume les fonctions d'alimentation stabilisée et de voltmètre numérique deux digits.

Rendu parfaitement autonome grâce à l'emploi d'un pack d'accumulateurs Cadmium-Nickel, ce petit système de mesure et de mise au point saura séduire l'amateur désirant effectuer des tests ou concevoir des montages de petite puissance, en des lieux où il est difficile de déplacer les «gros» appareils du laboratoire.

L'alimentation réglable de 1 à 40 V est du type à découpage, solution de mise en œuvre relativement simple, permettant d'élever a 40 V la tension du bloc d'accus. Le voltmètre à deux digits seulement (la place nous était comptée) permet néanmoins d'apprécier avec un certain confort la tension de sortie disponible aux bornes de l'alimentation ou, par commutation, de lire une tension externe jusqu'à 99 V.


La description théorique du SYSTELA 140 ayant été faite le mois précédent, nous aborderons ici la réalisation pratique qui vous demandera un maximum de soins si vous désirez parvenir à l'aspect «pro» de notre prototype.

Systela 140 suite du N° 442

temps: XX


difficulté: \$\$

dépense: \$\$

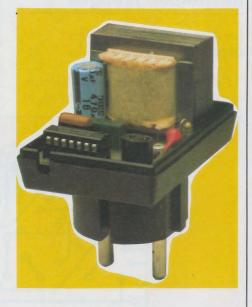


Branchement des composants

Tous les brochages des différents composants constituant le Systela 140 sont donnés à la figure 10. Peu de points particuliers à signaler. Les circuits intégrés sont tous vu de dessus, les diodes BAX 13 et BAX 16 pourront être remplacées par des modèles équivalents. En ce qui concerne les deux afficheurs, nous avons utilisé des modèles motorola à 7 segments par points d'une hauteur de 6 mm mais pour des raisons qui concernent la facilité d'approvisionnement, nous vous proposons également un circuit imprimé d'affi-

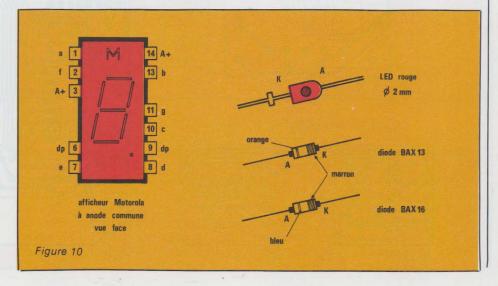

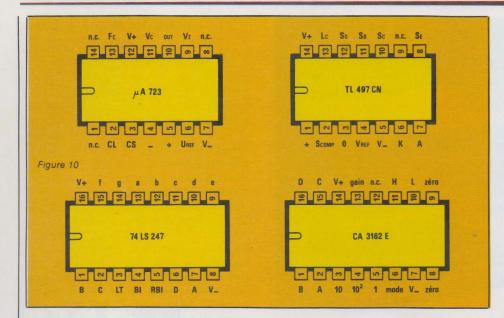Radio Plans - Electronique Loisirs Nº 443



chage implanté avec des afficheurs miniatures Telefunken.

Réalisation pratique

Le circuit imprimé du bloc-chargeur

Donné à la figure 11 a. Il n'offre aucune difficulté particulière et sa réalisation peut être très facilement exécutée à l'aide de bandes et pastilles transfert.

Le circuit imprimé principal


Est indiqué à la figure 11 b. Plus complexe que le précédent, il peut offrir quelques difficultés de réalisation au vu de la finesse de certaines traces et du rapprochement de celles-ci. C'est pourquoi nous préconisons uniquement la méthode photographique pour l'élaboration de ce circuit imprimé principal.


Pour le circuit imprimé d'affichage

On opérera identiquement au circuit précédent et on choisira selon le type d'afficheur retenu, le circuit de la figure 11 c ou 11 d.

Implantation et raccordements

On cablera en premier lieu le circuit bloc chargeur dont le schéma d'implantation est donné à la figure 12. De prime abord seront montés les composants à plat ainsi que, côté cuivre, les deux tétons secteurs. A ce sujet quelques précisions s'imposent : Ils auront été récupérés soigneusement sur le CI de la petite alimentation décrite précédemment au moyen d'un léger fraisage (foret de Ø 8 mm) côté rivetage. Il suffit ensuite de les percer longitudinalement à un diamètre de 2,5 mm et une profondeur de 6 mm. Le montage s'effectue alors très simplement sur notre circuit imprimé à l'aide de

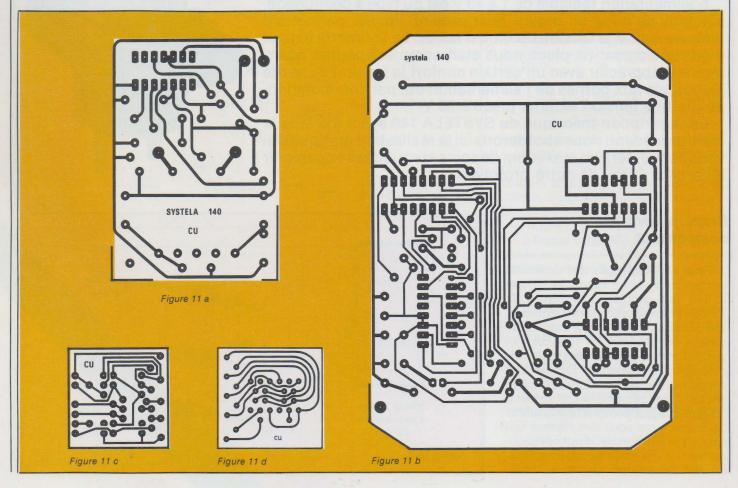

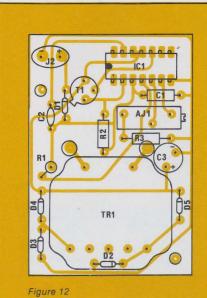


deux rivets «pop» de \emptyset 2,5 mm côté composants et de deux grosses soudures côté cuivre. On terminera le câblage de ce CI par le condensateur chimique C_3 , le transformateur TR_1 et l'embase de sortie J_2 .

Le circuit imprimé principal, plus dense, reste néanmoins aussi facile à câbler. En suivant scrupuleusement le schéma de la figure 13 le câblage s'exécute rapidement. Nous préconisons l'emploi de supports pour tous les circuits intégrés. Les différents straps seront quant à eux réalisés avec des queues d'éléments. Comme nous le voyons sur ce schéma d'implantation et de raccordement, une place suffisante a été laissée pour le pack cadnickel à l'arrière du CI, ainsi que sur l'avant pour le passage de tous les éléments de branchement et de commutation.

Précisions sur AJ2

En fait, nous avions besoin pour le réglage de notre tension de sortie d'un élément potentiomètrique de face avant alliant les caractéristiques suivantes : multitours linéaire, 15 tours minimum, robuste, de très petites dimensions, peu onéreux, facilement trouvable... Bref quelque chose de pas tellement courant! Nous avons tourné la difficulté en employant un ajustable multitours normal du commerce spécialisé en le montant mécaniquement sur la face avant, à ras, seul l'axe de réglage dépassant pour pouvoir y fixer un petit bouton à serrage concentrique.

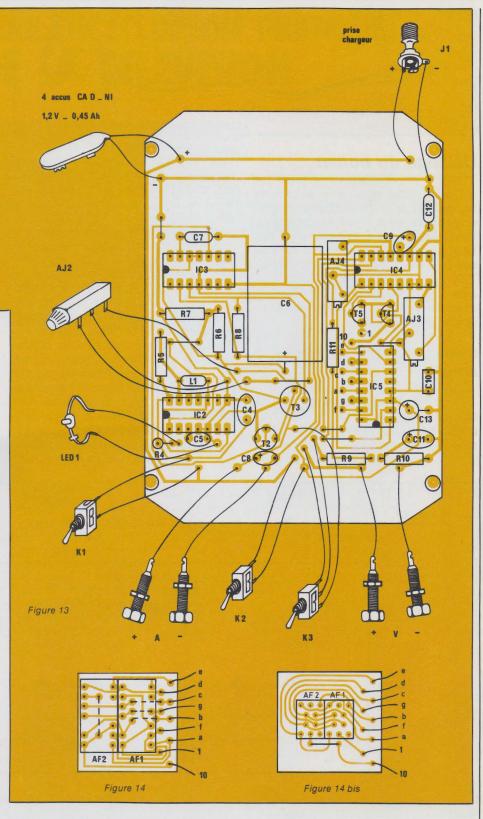
Il nous reste à parler rapidement du montage et câblage du circuit imprimé d'affichage. En premier lieu



doivent être naturellement soudés les straps situés en dessous des afficheurs, puis ceux-ci, enfin on terminera le câblage par un câble à 9 conducteurs reliant ce circuit au circuit imprimé principal. Le schéma de cablage de ce petit circuit est donné à la figure 14 ou a la figure 14 bis selon le tracé retenu (afficheurs MOTOROLA ou TELEFUNKEN).

Le cable de charge

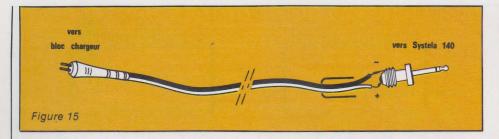Comme nous l'avons dit au début de cet article, nous utilisons donc le câble moulé livré avec l'alimentation de calculette. La seule modification consiste à couper à une extrémité le quadruple jack de branchement et à raccorder en lieu et place, conformément à la figure 15 un jack mâle de Ø 3,5 mm.



Usinage du boîtier

Il a été utilisé pour cette réalisation un petit boîtier très esthétique que nous avons voulu rendre encore plus fonctionnel par l'adjonction d'une béquille de positionnement. Le coffret du Systela 140 est un modèle RE-TEX SA de référence ELBOX RE-1 que l'on trouvera très facilement chez bon nombre de revendeurs spécialisés.

Usinage des faces avant et arrière

Pour mener à bien ces deux opérations, ôter les 4 petits pieds de caoutchouc au-dessous du coffret puis les 4 vis de fixation maintenant le coffret fermé. Il ne reste plus qu'à


enlever les deux faces d'aluminium satiné en ayant bien soin de maintenir la pellicule auto-adhésive protectrice. Ensuite, réaliser les usinages conformément aux schémas donnés aux figures 16 a et 16 b. Du soin et de la qualité de cette exécution, surtout pour la face avant, dépendra évidemment le design de votre appareil. L'électronique n'est pas tout et pour notre part, quelle désillusion qu'un montage, aussi sophistiqué soit-il, glissé furtivement dans une boîte à savon ou un coffret usiné à la hâte. L'auteur affirme qu'un appareil électronique étudié par le concepteur en vue d'être réalisé par vous, amis lecteurs, se doit d'être aussi agréable à regarder, qu'à toucher et manipuler. A cet effet, le Systela et son bloc chargeur n'échappent pas à la règle.



Usinage des coques plastique

Très simple, il suffit de bien maintenir le coffret fermé et de réaliser un perçage de chaque côté. Ces deux trous serviront évidemment au pas-

Suite page 83

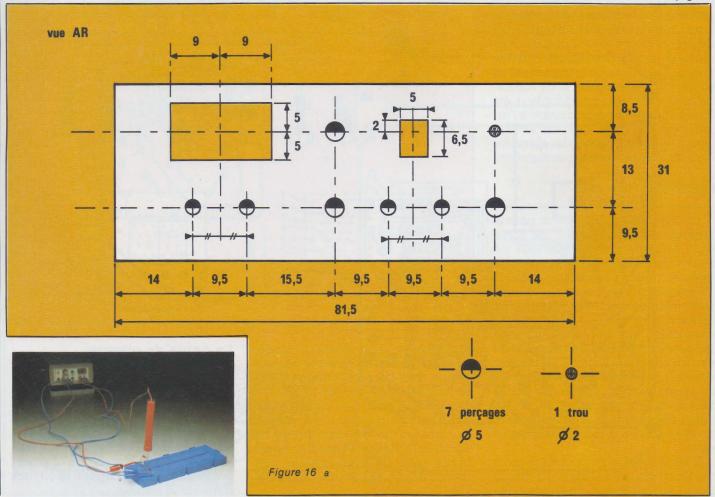

MEAU

LA PREMIERE ENCYCLOPEDIE PRATIQUE DE LA TELEVISION



Après "Le Livre Pratique de l'Electronique", EUROTECHNIQUE vous présente aujourd'hui dans la même collection, sa nouvelle encyclopédie "LE LIVRE PRATIQUE DE LA TELEVISION".


Conçue sur le même principe, c'est-à-dire une série de volumes très clairs, attrayants et abondamment illustrés, accompagnés de coffrets contenant tout le matériel pour une application immédiate.

FAIRE

Grâce à des directives claires et très détaillées, vous aurez la fierté de réaliser vous-même votre téléviseur couleurs PAL-SECAM multistandard à télécommande ainsi qu'un voltmètre électronique. Vous recevrez également un oscilloscope de qualité grâce auquel vous effectuerez de nombreux contrôles et mesures.

SAVOIR:

Dans ce domaine en pleine expansion, vous enrichirez vos connaissances d'une spécialisation passionnante qui peut s'avérer très utile sur le plan professionnel. De plus, vous disposerez, chez vous, d'un ouvrage complet de référence sur la Télévision noir et blanc et couleurs, que vous pourrez consulter à tout moment.

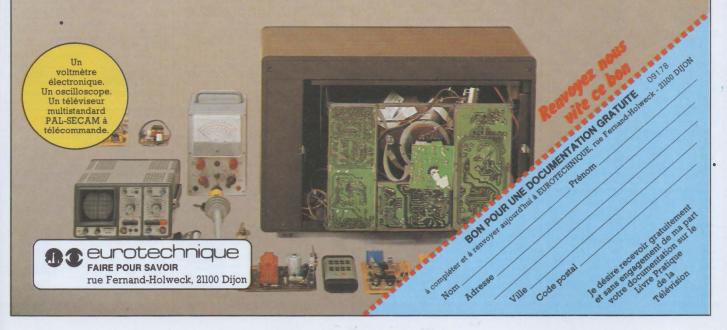

Penta 8

34. rue de Turin, 75008 Paris Tél.: 293.41.33 Métro: Liège, St-Lazare, Place Clichy.

Penta 13

10, bd Arago, 75013 Paris -Tél. : 336.26.05. Mètro : Gobelins (service correspondance et magasin)

Penta 16

5, rue Maurice Bourdet. 75016 Paris Tél. : 524.23.16. (Pont de Grenelle). Métro Charles Michels. Télex 614 789. Bus 70/72. Arrêt : Maison de l'ORTF.

SERVICE CORRESPONDANCE

Les commandes passées avant 16 heures sont expédiées le soir même.*

TELEPHONEZ AU 336.26.05

PENTA COMPOSAN

	HIM	CO
TINEAIRES 78 P 05 144,00 11 C 90 189,00 11 C 90 189,00 18 H 12 128,00 SO 41 P 128,00 TL 071 9,00 TL 072 11,90 TL 084 19,50 LD 120 19,50 LD 120 19,50 LD 120 19,50 LD 120 172,70 L144 72,00 L146 C B 10,10 UAA 170 25,60 TL 172 12,50 UAA 180 28,80 L7 35 10,50 L7 35 10,80 L	NE 544	CA 3060 . 28,00 CA 3146 . 29,50 CA 3161 . 29,80 CA 3162 . 32,80 CA 3162 . 32,8
TBA120S 9,90 TBA120T 9,60 TCA180 25,30 TBA221 11,00 TBA231 12,00 TBA240 18,00 TCA420 22,50 TAA440 23,70 TAA550 7,44 TAA611 11,50 TBA651 16,20 TBA651 16,80 TBA655 15,60 TCA680 45,10 TCA680 45,10 TCA680 45,10 TCA740 38,40 TCA740 45,40	TCA750 27,80 TCA760 20,80 TCA760 18,20 TAA790 19,20 TBA480 12,00 TBA880 12,00 TBA880 8,50 TCA830 18,00 TBA886 22,80 TAA881 17,30 TCA900 18,50 TCA900 18,00 TCA900	TDA1035 . 28.60 TDA1037 . 19.00 TDA1042 . 32.40 TDA1046 . 38.50 TDA1054 . 15.50 TDA1054 . 15.50 TDA1054 . 15.50 TDA1054 . 15.50 TDA1051 . 10.80 TDA1050 . 36.40 TDA2002 . 36.40 TDA2003 . 17.00 TDA2003 . 17.00 TDA2003 . 18.60 TDA2003 . 18.6
78L05 9,50 78M05 8,20 78L12 9,50 78L15 9,50 78L15 9,50 79L05 9,50 79L05 9,50 79L15 9,50 79L14 9,50 79L15 9,50 304 10,80 305 11,30 305 11,30 307 10,70 308 13,00 309 24,10 310 25,50 317T 15,50 317K 28,50 317K 28,50 323 45,60 320 8,75 322 45,60	337 13,20 338 126,90 339 12,90 349 21,280 359 72,50 350 72,50 350 72,50 360 43,20 377 37,20 380 44,75 381 17,80 386 18,00 387 77,90 389 28,50 389 28,50 561 52,95 566 14,50 567 22,10 709 7,40 709 7,50	725 33,20 733 20,20 741 4,8,90 747 8,90 748 5,60 758 19,60 759 19,60 751 19,50 16,37 12,50 1800 23,80 2807 24,00 2817 38,20 2817 38,20 2817 38,20 3009 9,30 3075 22,30 305 53,20 306 9,90 7805 9,90 7806 9,90 7812 10,45 7824 10,45 7825 10,45

COUPLEUR OPTO

MCA7 à réflexion 33.20	Clips plastique0.40
MCA81 à fourche 25,90	Rct R.V.J 3,90
MC T2 simple12,50	Clips plastique1,00
MC T6 double 21,00	6 leds en ligne 15,40
4N 33 darlington 12,00	Led bicolore7,60
4N 36 simple12,40	Led clignotante7,43
LED 3 mm R.V.J 1,30	Led infra rouge5,00
Clips plastique0,25	BPW 34 recept IR 22,50
5 mm R.V.J	

CHOC	40288,50	4075 2,80
CMOS	40298,80	4078 4,30
4000 2.80	40305,20	40815,70
40013.60	40359,90	4082 4,80
4002 3,30	4036 39,00	4085 3,00
4006 9,60	4040 9,50	40939,50
4007 2.40	4042 11.20	4503 9,25 4508 24,80
4008 8,50	40447,20	45109.90
4009 3.90	40467.20	4511 11.40
40107.50	40477,80	4512 10.60
40111,90	40483,50	4513 10.90
4012 2.90	4049 5.40	451413,80
4013 7.20	405011,40	4515 20,50
40157.20	4051 7,60	451810,60
4016 5.75	4052 8,50	4520 9,60 4528 9.50
4017 10,50	405314,80	4528 9,50 4536 20,00
4018 7,20	40609,50	4538 16,80
4019 4.20	4066	453914.50
4020 8,90	40687,20	455342.50
4023 2.90	40693,80	4555 5.50
4024 5,50	40702,50	4575 39,60
4025 2,90	40713,80	4584 16,60
4026 20.40	4072 2,90	4585 13,80
40276.10	4073 2.80	145-151 187.00

TRANSISTORS

ZIV			
7084,60	2329 17,40	34025,10	44254,80
759 96,50	23684,05	3441 38,40	4441 18,50
9177,90	23694,10	36058,30	4920 13,50
9183.65	2644 17.20	36063,05	49217,50
9303.90	2646 8.60	37023.80	49239,35
1307 24,30	28946,40	37043,60	4951 11,30
14203.85	29043,80	371334,00	49522,20
1598 20.90	2905 3,60	3741 18.00	49532,20
1599 14,40	29064,70	3771 26,40	49542,20
16133,40	29073,75	38194,00	506111,30
17113.80	2922 2.80	40366,90	50864,65
18894,80	29263,70	4093 15,90	5298 10,20
18904,50	3020 14,00	42584,50	563584,00
18934,80	3053 4,90	4393 13,65	5886 39,60
22186,10	30549,60	44003,60	60274,65
22193,70	30557,10	44023,50	
2222 2.20	2127 20 20	4416 13.60	

2222 2,20	3137 20,20	441613,60	
SERIE	AC B	C	
	237 2.80	1817.90	2955 14,40
AC 1254,00	238 1,80	194 2,90	3055 12,00
1263,50	2392,10	195 4,85	MPSA
1277,70	2512,60	1973,50	053,20
128 5,20	2573,40	1992,10 2246,90	063,20
1323,80	2817,40 3016,80	2333,85	13 4,20
1424,50 1804,00	3036.60	2344,80	203,40
181 4 50	3071,80	2449,50	553,20 563,20
1833,90	308 2,70	2454,50 2531,50	703,90
1843,90	3172,60	2531,50 2543,60	The second second
187 4,20 187K 5,80	3203,70 3273,40	2566,50	MPSU 016,20
1884.20	3283,10	2575,10	016,20
188K5,80	3373,40	2584,50	0610,90
	3381,80	2595,50 3377,50	5616,80
AD 0.00	3513,90 4074,90	7584,60	1319,80
149 9,90 161 6,00	4173,50		MPS
162 6.10	547 3,40	BCW	4043,10
	5481,80	903,40	
AF	5571,80	943,40	T2 109 118,80
1097,85	BD	953,40	18120,40
1249.70	1316,80	963,40	18220,40
1254,80	135 4,50	973,40	18427,00
1264,70	136 3,90 139 4,60	BUX	VN
127 4,80 200 9,50	1404,90	25 223,40	6620,80
200	15714,40	3748,00	8816,50
BC	2316,65	TIP	ESM
1072,75	2335,00	307,40	11830,40
1082,90 1092,90	2355,50	316,00	136 14,60
1142,95	237 5,40	327,00	ADECIAL TV
115 3,90	2386,20 2417,50 28610,50	349,50 1226,50	SPECIAL TV
1415,30 1424,80	286 10.50	122	10418,90
1435,40	30113,95	MJ	126 18,00
1454,10	30212,80	900 19,00	14329,40
1481,80	435 6,50	901 19,50	208 18,75 208A 18,80
1492,20 1535,10	4366,50	1001 . 17,50	20802 .43,50
1535,10 157 2,60	400	2250 22,00	32616,80
158 3,00	BDX	2455 14,40	BUY
1713,40	537,90	2500 20,00 2501 24,50	69 26,90
1723,50 1773.30	548,80 6416,60	2955 14,40	
1773,30 1783,40	65 16,60	3000 18,00	2SC 1306 19,70
1822,10	779,10	3001 23,10	1413 88,60
1843,10		MJE	1909 23,40
204 3,35	BF 1086,50	52011,50	1945 72,00
2073,40	1674.85	8008,20	19578,65
2094,10	1737,10	1090 29,30	CR
2115,20	1785,10	1100 33,50 2801 14,50	20039,60
2123,50	1797,20	2001 14,50	39025,50

MODODDOOFCCEUDC

MICROP	ROCESSE	URS
L 04 H87,00	MM 2732 .102,00	SCMP 600 172,00
N 8T 26 19,40	MM 2764 208,50 MC 3242 157,20 MC 3423 150,00 MC 3459 252,00 MC 3470 114,00 MC 3460 120,00 MC 3460 120,00 MM 4104 86,50 MM 4104 18,10 MM 4108 173,50 MM 4108 180,00 MM 5051 48,00 MM 5051 48,00 MM 5051 48,00 MM 5522 103,00 MC 65022 103,00	MI 808060,90
N 8T 28 19,40	MC 3242 157,20	MI 8085 91,80
N 8T 9513,20	MC 342315,00	COM8126 . 140,00
N 8T 9713,20	MC 345925,20	INS8154 176,00
N 8T 9819,20	MC 3470 114,00	INS815576,80
74 S28755,30	MC 3480120,40	81 LS9523,80
EF 9340 170,00	TMS4044 56,50	81 LS9628,00
EF 9341 105,00	MM 4104 56,50	81 LS97 17,60
EF 9364 130,00	MM 4116 24,70	MI 8205101,00
EF 9365 495,00	MM 4118 116,50	MI 8212 26,25
EF 9366 495,00	MM 416473,50	MI 8214 55,20
UPD 765 299,20	MM 4416 195,00	MI 821623,80
ADC0804 63,50	MM 4516 98,40	MI 822434,65
ADC0808 . 156,00	MM 5105 48,00	MI 822848,25
AY 1013 69,00	MM 5841 48,00	MI 823850,80
AY 1015 93,60	MM 6116 108,00	- INS8250 158,40
AY 1350114,00	MC 6502A 124,80	MI 8251 145,00
MC 137254,70	MC 6522A 107,50	MI 8253150,00
WD 1691 220,00	MC 6532A 130,00 MC 6674117,60 MC 680058,00 MC 6801175,20 MC 680265,00	MI 825576,80
FD 1771348,00	MC 6674 117,60	MI 8257 106,05
FD 1791458,00	MC 6800 58,00	MI 8259 106,85
FD 1793 398,00	MC 6801175,20	MI 8279 185,50
FD 1795 398,00	MC 680265,00	DP 8304 45,60
BR 1941 198,00	MC 6809 119,40 MC 68B09 174,80	MC 860234,80
MM 2102 24,00	MC 68B09 174,80	AY 8910 144,00
	MC 681024,00	AY 891297,50
MM 211232,40	MC 6821 26,40	FD 9216231,90
MM 211446,80	MC 684090,00	MC14411 135,90
WD 2143151,80	MC 6844 184,60	MC14412 178,00
AY 2513127,00	MC 6844 184,60 MC 6845 138,50	Z80 CPU72,00
LS 2518 56,50	MC 6850 26,50	Z80 PIO58,00
MM 253297,00	MC 6860 172,80	Z80 CTC58,00
LS 253849,80	MC 6875 128,90 MI 7611/6331 48,00	Z80 DMA . 190,00
MM 270887,60	MI 7611/6331 48,00	Z80 CIO 160,00
MM 2716 46,80	AM 7910 596,00	

CIRCUITS INTEGRES TTL | PONTS DE DIODE

74 LS00 .5.25 74 LS01 .6.50 74 LS02 .4.150 74 LS03 .6.50 74 LS03 .3.25 74 LS01 .4.150 74 LS03 .3.25 74 LS04 .4.190 74 LS05 .7.80 74 LS05 .7.80 74 LS05 .7.80 74 LS06 .6.50 74 LS07 .9.80 74 LS07 .7.80 74 LS07 .7.80 74 LS08 .6.50 74 LS08 .6.50 74 LS11 .3.70 74 LS12 .6.50 74 LS13 .7.20 74 LS14 .8.50 74 LS15 .8.50 74 LS15 .8.50 74 LS17 .8.50 74 LS17 .8.50 74 LS18 .7.20 74 LS17 .8.50 74 LS18 .7.20 74 LS20 .7.20 74 LS21 .7.20 74 LS21 .7.20 74 LS23 .7.20 74 LS24 .7.20 74 LS26 .7.20 74 LS27 .7.20 74 LS28 .7.20	74 LS94 8.40 74 LS95 0.50 74 LS96 0.50 74 LS96 0.50 74 LS96 0.50 74 LS97 0.50 74 LS	74 LS376 2,189 74 LS396 12,80 74 LS396 12,70 74 LS396 12,70 74 LS341 2,750 74 LS44 2,750 74 LS44 2,750 74 LS44 2,750 74 LS44 3,750 74 LS45 3,750 75 LS55 3,750 75 LS5
74 LS89 41,20	74 LS198 13,20 74 LS199 14,90	75 451 11,50 75 452 8,50

POTENTIOMETRES

-	Rotatif simple
	Rotatif double9,6
105 4	Rectiligne simple10,5
182	Rectiligne double 19,5
	Ajustable Pas de 2.54
	Pas de 5.081,5
	Multitours
- 11	10 Tours FACE AVANT 65.4

CONDENSATEURS CHIMIQUES

100 MF 10V1.80	1000 ML 5240'10	22U MIT 03V4,25
320 MF 16V 2,00	2200 MF 25V 9,90	470 MF 63V 7,50
470 MF 16V 2,50	4700 MF 25V . 19,20	1000 MF 63V 9,20
10.000 MF 16V 47,00	1 MF 63V 1,35	2200 MF 63V . 17,70
22000 MF 16V 90,00	2.2 MF 63V 1,45	4700 MF 63V .28,70
4.7 MF 25V 1,45	4.7 MF 63V 1,60	10000 MF 63V108,20
10 MF 25V 1,50	10 MF 63V1.70	22.000 MF 63v 89,80
22 MF 25V1,60	15 MF 63V 2,00	33.000 MF 63V
47 MF 25V1,70	22 MF 63V1,80	248,00
100 MF 25V2,00	47 MF 63V 2,70	47 MF 100V4,10
220 MF 25V 2,20	68 MF 63V 3,20	220 + 100 + 47 +
470 MF 25V 3,50	100 MF 63V3,30	22 MF 350 V .42,50

CHIMIQUES RADIAUX 35 V

22.1	1 MF1,10	47 MF
	2.2 MF1.10	100 MF1,90
AS-1	4.7 MF1.10	
	10 MF1.20	470 MF3,20
	22 MF	1000 MF 5,80

RESISTANCES -

Résistances 1% : couche métallique 1/2 W substrat verre.
De 10 Ω à 1 MΩ
Résistance bobinées : 5 W sur céramique.
De 0.1 Ω à 10 KΩ
Résistances 5% 1/4 W carbone de 2.2Ω à 10 MΩ.
0,20 à l'unité et 0,12 par sachet de 100

	TUBES	GY 80217,00
1	IUDES	PCF 80214.00
	PCF 8011,00	ECL 805 20,00
	ECC 8212,50	PCL 805 19,00
	ECL 8613,00	THT 05/310579,50
	EY 8817,00	THT 08/2098 98,25
	PY 88	THT 25/312587,00
45	ST/EY 50098,00	THT 31/311875,50
1111	EL 50420,00	THT 36/361885,50
13	PL 50424,00	Tripleurs. WO88,60
2	EL 51970,00	TWR 52 88,60
81	DY 802 16.50	Diode TV185 12.00

BZV 48C 31 V	4.80
Pont 1A 200V/	WS005
Pont 4A 200V/	KBL 026,50
Pont 54 100V/	B 250C 5000
	PW 02
	/KBPC 100218,00
Post 35A 200V	/KBPC 2502
POIII 25A 200V	TRAPO 2002
A 14 U 2.5A 25V 1,40	BA 224-300 300V 100M 4.30
24 R 2 20A 400V 21.60	BY 227 1A75 1350V2.70
35P4 45V 75MA 2.10	BY 251 3A 600V3,10
	1N 649 600V 0.4A2,90
0A 47 25V 110MA 1.55	1N 823 Référence 9,60
OA 95 115V 50MA1,90	MSS 1000
BA 102 VARIPAC 15 PF .4,20	MZ 2361 Référence6,50
BB 105 G VARICAP 4,30	
	1N 4007 diode 1000 V 1A 1,20
OA 2020,90	

QUAR	IZ	8 MHZ42.20
	32.768k 39.00	9 MHZ 45.00
	1 MHZ 50,00	10 MHZ47,50
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	1.008 MHZ (Vidéo)45,00	12.240 MHZ 425,00
	1.8432 MHZ	12.6 MHZ 42,00
	(Gene Baud) 45,00	14 MHZ45,00
	2.4576 MHZ45,00	14.25045 MHZ
	3.276845,00	(APPLE II+)47,00
	3.686457,40	14.31818 47,00
	4 MHZ42,20	15.75 MHZ42,00
	4.19 MHZ 41,00	16 MHZ45,00
	5.0688 49,00	18 MHZ 47,00

AFFICHEURS



TRANSFORMATEURS

Dispor	nible	en	2 x 9	V - 2 x 1	12 V - 2 × 15 V	- 2 × 24 V
5 VA			.36,35 .36,35 .46,30	60 VA	97,10 104,00 135,20	
			67,00		100,20	

LA CONNECTIQUE CHEZ PENTASONIC Connecteur type DB Connecteur Berg è sertir



ION A SOUDER	CONNEC BERG A SERTIR
male	2*5 male
femelle	2*5 femelle
ot19,20	2*5 embase
5 male	2*8 femelle24,20
5 femelle 49,90	2*8 embase18,50
ot19,50	2*10 male58,60
5 male	2°10 femelle28,60
5 Femelle 39,80	2°10 embase20,50
ot17,90	2*13 male64,20
7 male	2*13 femelle32,00
7 femelle59,00	2*13 embase23,20
ot21,00	2*17 male73,10
0 male54,00	2*17 femelle46,20
0 femelle 67,00	2*17 embase 29,50
ot	2*20 male85,60
ON A SERTIR	2*20 femelle49,50
5 male	2*20 embase33,70
5 femelle 48,90	2*25 male106,90
5 male	2*25 femelle54,10
5 femelle 55,60	2°25 embase41,10

Connecteur DIL

CANDB9
DB9
Capco
DB18
Capco
DB28
Capco
DB33
DB33
Capco
Capco
DB56
Capco
CANDB18
DB18
DB18
DB28
DB28

Separate Sep	
NECTEUR DIL	CONNECTEUR JACK
oches12,00	2.5 male mono2
oches	2.5 femelle mono2
oches	2.5 embase mono2
	3.5 male mono2
	3.5 femelle mono2
	3.5 embase mono2
	3.5 male stéreo
	3.5 femelle stéréo 6

CONNECTEUR DIL	CONNECTEUR JACK
14 broches	2.5 male mono2.80
16 broches	2.5 femelle mono2,00
24 broches23,70	2.5 embase mono2,50
40 broches	3.5 male mono2,25
CONNECTEUR DIN	3.5 femelle mono2,00
5 broches male2,80	3.5 embase mono2,50
5 broches femelle3,20	3.5 male stéreo7,50
5 broches embase2,30	3.5 femelle stéréo 6,50
6 broches male2,90	3.5 embase stéréo7,20
6 broches femelle2,80	6.35 male mono4,10
6 broches embase2,80	6.35 femelle mono4,00
7 broches male4,20	6.35 embase mono 6,80
7 broches femelle4,80	
ATTENTION	

ATTENTION
En raison des difficultés d'approvisionnement nos prix ne peuvent être donnés qu'à titre indicatif.

Connecteur

	2b	4b	6b	
Male	1.95	2.20	2.40	
Femelle	1.95	2.20	2.25	
Embase	4.80	6.75	8.40	



PENTA MESURE - PENTA MESURE

L'INCROYABLE PROMOTION!

Quelle idée avons nous chez Pentasonic de promotionner les osciloscopes HAMEG ? Si vous demandez une démonstration d'un de ces 3 appareils, la qualité, le professionnalisme et les performances de cette gamme suffiront à vous convaincre. Le «petit» de la marque, le HM 103 (pas en photo) est l'oscilloscope idéal pour



HM 203

Bi courbe 2 x 20 MHz tube rectangulaire Sensibilité 5mV à 20V. Rise time 17nS. Addition soustraction des traces. Testeur de composants. Fonctions XY.



HM 204

Bi courbe 2 x 20MHz tube rectangulaire Sensibilité 2 mV à 20V. Rise time 17nS Addition soustraction des traces. Testeur de composants. Fonctions XY. RETARD DE BALAYAGE REGLABLE.



HM 605 + 2 SONDES

Bi courbe 2 x 60 MHz tube rectangulaitre Sensibilité 1 mV à 20V. Rise time 6nS. Addition soustraction des traces.

OX 710 B de METRIX

Sensibilité 5mV 20V
Addition soustraction traces
Testeur de composants (transis)
Mode déclerché ou relaxé avec
réglage niveau de déclenchement
Fonctionnement XY possibilité
base de temps inter ou extrieur
Matériel fabriqué en FRANCE
L/OX 710 B est le concurrent direct du matériel HAMEG equivalent. Fabriqué en France, c'est un oscilloscope modeme et sophistieut. Expérieur plan est de lette au matériel de sen ordifrat plasti-

tiqué. Son écran bleu est de lecture agréable et son coffret plasti-que le rend très facile à transporter.







ALFA 365 F

376 F Fiable et homogène la gamme CENTRAD après quelques reman ments est de nouveau disponible. Tout en conservant l'esprit qui fait le succès de la marque, cette nouvelle gamme place CENTRAD parmi les plus compétitifs des constructeurs.

FLUKE

CONTROLEUR

· 20 KN KOhms/V UA · 5A

LES 2 FLEMENTS

3650 F

TTC

0 0

THANDAR PFM 200 FREQUENCEMETRE 20 Hz à 200MHz

LES 2 ELEMENTS

5270 F

TTC

della THANDAR PFM 200 FREQUENCEMETRE 20Hz à 200MHz Résolution - 1 Hz

LES 4 ELEMENTS

6748 F

TTC

379 F







1535 F

Numéro 1 mondial du multimètre numérique a créé une série de pres tige. Prestige surtout au niveau de la technicité et de l'originalité. L'al ficheur de la série 7 est un véritable tableau de bord avec une indication automatique de l'échelle (numérique et analogique), de l'état des batteries et de la gamme de mesure en service. Le 77 dispose même d'une mémoire d'affichage.

Du matériel professionnel évidemment !



788	F
1060	F
2000	F
2205	F
	2000

Du plus gros au plus petit l'esprit METRIX est pr gamme : fiabilité, solidité mécanique et précision

AK CAPACIMETRE MULTIMETRE

942 F 22C ... 640 F 18R

Les montages electroniques devenant de plus en plus complexes et prácis, le capacimétre s'avère désormais comme un outil indispen-sable. AK propose un milleu de gamme tout à fait intéressant avec une bonne répartition des échelles pour les faibles valeurs de con-densateurs ainsi qu'une précision de mesure respectable (0.5 à 1%).



TRANSISTORS **TESTEURS** BK

BK 510 1639 F 2820 F BK 520B

Réservé à un usage professionnel du fait de leur prix, ces deux appa eils vous feront gagner du temps et forcement de l'argent. L'atout ° 1 de ces testeurs réside dans la possibilité de tester les transistors (définition du gain, polarité, bon ou mauvais) sans dessoudage.




CAPACIMETRES BK

BK 820 1999 F BK 830 2790 F

même fabricant ces 2 capacimètres représentent le «NEC PLUS ULTRA» de ce type de matériel. Le BK 830 a l'avantage de commuter automatiquement les gammes de mesure.

GENERATEURS

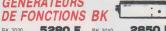

BK 3020 5280 F BK 3010 lls remplacent de plus en plus les générateurs classiques (en dépit de leur prix plus élevé). Ces synthétiqeurs de fréquence fournissent des signaux carrés, triangulaires ou sinusoidaux avec possibilité d'ajouter une tension d'offset : c'est ce champs d'application qui en fait leur succès.

BECKMAN

T 100 B ... 649 F

BECKMAN fait parti des grands de la mesure et propose une gamm

homogène et moderne. La série B reprend les caractéristiques des T100 et T110 avec une esthétique et une ergonomie plus au goût du

T 110 B ...

790 F

1880 F

DM 6016

2×15 Mhz Bi courbe Sensibilité 5mV 20V



MULTIMETRE CAPACIMETRE TRANSISTORMETRE

LE PLURI... MULTIMETRE

La mesure «made in Japan» n'a pas fini de nous étonner. Il y a quelques années, les capacimètres, transistor mètres et les multimètres étaient rares et chers. Aujourd'hui le DM 6016 vous permet l'utilisation de ces trois fonctions pour moins de 800 F. Etonnant ! non !

200mW à 1000 V réso 100μ VAC 200mW à 1000 V réso 100μ VAC 200mW à 750V réso 100μ V 200 Ohms à 20M réso 0.1 ADC 2 mA à 10A réso 1μA AAC 2mA à 10A réso 1μA Capa 2 nF à 20μF réso 1 pF Précision 2%

760 F TTC Transistor. Mesure les HFE de 0 à 1000 NPN ou PNP.

TELTRAN



0

99 F 210 F HM 102 ...

Des appareils complets dont l'avantage se situe surtout au niveau des prix. Réservés aux techniciens qui ont la facheuse tendance à oublier leur matériel à gauche et à droite



6013

US 6 A

Fabriqués dans les pays de l'est, ces controleurs sont quasiment indestructibles. Le multimètre 6013 est de la même veine

0 ...

MONACOR

AG 1000 Générateur BF Idéal pour le travail du Hobbiste ou de l'atelier de maintenance, ce géné-rateur bien que d'une esthétique assez classique, présente l'avantage

247 F

899 F

770

943 F

d'une bonne excursion des tensions.
Plage de fréquence : 10 Hz – 1 MHz, 5 calibres
Précision : ± 3% + 2 Hz
Taux de distorsion : 400 Hz – 20 KHz 0.3%
50 Hz – 200 KHz 0.8%
10 Hz – 11 MHz 1.5%
Tension de sortie : min. 5 V eff. sinus
min. 17 V cc carré
Impédance de sortie : 600 Ohms

1580 F

Prix.

SG 1000. Même esthétique très classique que le di entre difort incontestable quant à la facilité de lecture du vernier. Bonne plage de fréquence.

Genérateur Hr. modulation interne et externe, sortie BNC. Plage de fréquence de 100 KHz à 70 MHz en 6 calibres.

Précision de calibrage: 2.5 %

Tension de sortie: min. 30 mV:50 Ω

Atténuateur: 2 × 20 dB

Modulation interne: ; env. 400 Hz

Atténuateur : 2 x 20 dB
Modulation interne : env. 400 Hz
Tension de sortie BF : env. 2 V eff./100 KOhms
env. 2 V eff./10 KOhms
Modulation : intern 0 - 100%
extern 20 Hz - 15 KHz, env. 0,3 V eff pour 30%

Prix: 1453 F



POLY



Enfin un constructeur français efficace et CDA 102. Un brevet CDA est à la base de cet

appareil : la suspension à cadre tendu. Le pivot n'est pas maintenu par des pointes mais accroché sur un cable en nylon. Résul-tat : vitesse de déplacement très rapide de l'aiquille et surtout excellente fiabilité

385 F mécanique.

CDA 771. Appareil de table extrémement sophistiqué au niveau des mes de mesure.

gammes de mesure. CDA 770. Appareil de table d'utilisation simple, disposant comme le 771 d'un galvanomètre d'une dimension impressionnante. Der-nier atout : un disjoncteur l Distraits, cela vous concerne... POLY Universel réellement universel, c'est l'appareil type de l'ama-

KING ELECTRONIC









Curieusement cette marque est peu connue en dépit de caracté ristiques excellentes et de prix extrêmement compétitifs. Le TK 95 particulièrement qui dispose d'un commutateur rotatif évitant les manipulations fastidieuses.



GENE MF

GENE AM FM 30 Ce générateur, grâce à sa large bande de fréquence permet avec beaucoup de facilité l'alignement de tous les appareils fonctionnant dans les ondes moyennes, ondes longues, ondes courtes et dans toute la gamme de très haute fréquence VHF. Le cadran des fréquences est de grandes dimensions en permettant une lecture facile. Dimensions : 250 × 170 × 90 mm.

1350 F

PERIFELEC







(III

-

A,

338 F 367 F 680R superter

521 F

La gamme la plus complète des appareils à aiguille. Le P20 complet et robuste, le P40 avec ses 40 kΩ/V., le Microtest 80 de la taille d'un paquet de gitane (dixit Pub) et enfin le 680 R qui propose un nombre de calibres et de gammes ahurissantes. Idéal pour le pro ou l'amateur.

ACCESSOIRES



PERCEUSES

Perceuse 42W 12V 18000 Trs/mri Ø de perçage max 3,2 mm ... Mandrin par pince. Support avec butée basse

Perceuse 80W 12V 18000 Trs/mn Ø de perçage 3.2 Mandrin à serrage linéaire. Support tout acie 220



RADIATEURS

To3	20.80
2 x To3	
Triac PM	
Triac GM (1)	6,40
To5 (2)	
Tulipe (3) To3	
Cl (4)	6.60 1
To66	
To18	3,10
Kit d'isolation To3	3,70
(avec vis, canon, mica)	
Kit d'isolation Triac	3,00



Système de reverbération à une spirale. Entrée 15 Ohms. Sortie Kohms. De 100 à 6000 Hz. Tempo 30 msec. Durée 2,5 sec. 68,40 F







Capteur téléphonique avec câble et jack. Impé-Sortie BF a travers une résistance de 1Kohms. BP 30-20000 Hz. Se 0,6mV. Signal/bruit 40 dB. 21,30 Capsule céramique à ultra son. 40 Khz + /— 1K. 18.90 F






BOUTONS

BF272 flèche	.4.25 F
BF1060 1060	
BF1061 noir dessus chrome	
D = 20 1061	5.10 F
D = 20 1061	constitueor.
D = 25 1064	5,00 F
BF1078 chrome bague noir	
D = 19 1078	6,90 F
BF1079 chrome bague noir	
D = 22 1079	6,25 F
BF1080 chrome bague noir	**********
D = 28 1080	7,10 F
BF1084 chrome D = 17	6,70 F
BF1085 chrome D = 22	5,40 F
BF1086 1086	
BF1300 1300	
BF1301 coupelle flèche/No	
D = 21 1301	8,50 F
BF1306 coupelle flèche/No	
D = 28 1306	8,50 F
BF1312 1312	7,80 F
BF3519 alu massif D = 20	
BF3520 alu massif avec coupelle D36	.13,00 F
BF3521 alu massif D = 34	.13,00 F
BFBR pour pot rectiligne 11550	2,50 F
BFVER1 vernier/V1 36M/M	.34,00 F
BFVER2 vernier 15 tours/cpte tour RB	
BF6	1,65 F

HILIP MORRIS SUPERLIGHTS



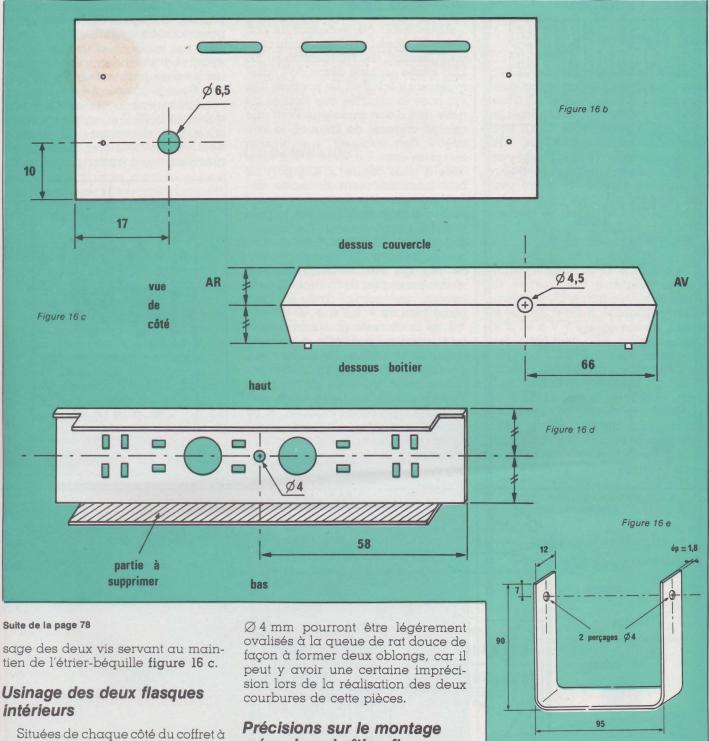GOUDRONS : 3,9 MG LEGERE NICOTINE : 0,4 MG L'AMERICAINE SUPER



Situées de chaque côté du coffret à l'intérieur de celui-ci, ces deux flasques métalliques seront usinées conformément au dessin donné à la figure 16 d. On fera bien attention après avoir supprimé un des deux renvoi métallique sur chaque pièce, que le perçage de Ø 4 mm corresponde pour chaque flasque aux perçages de Ø 4,5 mm du boîtier.

Étrier de maintien

Réalisé à l'aide d'un petit rail d'aluminium de 12 mm de large on suivra les cotations données à la figure 16 e. Les deux perçages de

Précisions sur le montage mécanique boîtier, flasques, étrier

Comme en maquetisme, une réalisation aisée est celle où aucun point obscur ne vient gâcher le montage par le fait d'une incompréhension, bien souvent la cause d'une étude mal menée d'ailleurs. Otons les deux flasques du coffret, glissons dans chaque trous de Ø 4 mm, par l'intérieur, une vis à métaux en laiton étamé de longueur 20 mm ou 30 mm et soudons à l'étain à l'intérieur de la flasque la tête de vis. Ce travail terminé, il ne reste plus qu'a glisser

chaque flasque dans la partie inférieure du coffret, le CI principal étant évidemment fixé et raccordé, puis de refermer le coffret. A ce moment, en écartant légèrement l'étrier, par élasticité, il ne suffit plus qu'à le monter sur les deux vis dépassant ainsi de chaque côté du coffret et à le fixer par l'intermédiaire de rondelles et vis moletées. Le Systela 140 est terminé et doit être naturellement conforme aux photos qui accompagnent cet article.

Essais, réglages

Bloc chargeur


Avant de le brancher sur le secteur, deux manipulation importantes s'imposent : 1) positionner AJI à peu près à mi-course et surtout glisser les deux tétons métalliques du CI (secteur) dans les logements en ABS conçus à cet effet dans la partie inférieure du boîtier, ainsi il se trouve entièrement caréné et l'on ne peut plus accéder au tracé (prudence... prudence!). Connecter le secteur 220 V et contrôler à l'aide d'un voltmètre que la tension continue sur le pôle positif de C3 ou les cathodes de D₂ D₅ est de + 17 V. Ensuite, brancher le voltmètre aux bornes de l'embase [2, voir figure 17, et s'assurer en tournant lentement AJI que la tension évolue de + 3,7 V à +7,2 V. Il ne reste plus qu'à fixer cette dernière entre +5 V à + 5,5 V en fonction de la valeur de la tension de fin de charge atteinte par le bloc cadnickel. Refermer le coffret du bloc chargeur en faisant attention au branchement du cordon sur l'embase (pas de détrompeur !). Vérifier qu'en sortie du jack on obtient bien la même tension.


Module de base

Après avoir ôté le dessus du coffret, basculons l'interrupteur de mise sous tension de l'alimentation. La LED située en face avant doit naturellement s'éclairer. En premier lieu s'impose le contrôle aux bornes de notre jack d'accumulateur. Pour une charge correcte de celui-ci, le voltmètre doit indiquer une tension comprise entre 4,8 V et 5,3 V. Il nous reste à nous assurer d'une part du bon fonctionnement de notre alimentation à découpage en mesurant la tension continue sur le pôle positif du condensateur C6, celle-ci doit être de + 40 V ± 5 %, d'autre part de manœuvrer le potentiomètre de réglage AJ2 du minimum au maximum et ainsi de contrôler que la tension en sortie d'alimentation passe bien de + 1 V à + 40 V.

Il ne nous reste plus maintenant qu'à effectuer l'essai et le réglage de la partie voltmètre, procédons au montage de la figure 18. Basculons l'interrupteur de mise en fonction correspondant, les deux digits doivent naturellement s'allumer. A ce moment, pour les réglages suivants, il faut que le sélecteur d'entrée voltmètre soit positionné sur extérieur et non sur l'alimentation, celle-ci d'ail-

leurs étant stoppée. A ce moment le premier réglage consiste à régler le potentiomètre ajustable AJ₃ et d'afficher sur les deux afficheurs 00 en ayant eu soin évidemment de strapper les deux bornes d'entrée voltmètre. Pour le deuxième réglage on emploiera une petite alimentation stabilisée 0. 20 V et, ayant au préalablement déstrappé les bornes d'entrée du voltmètre, on injectera sur celles-ci une tension par exemple

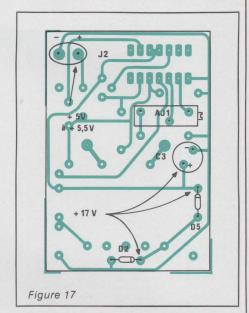

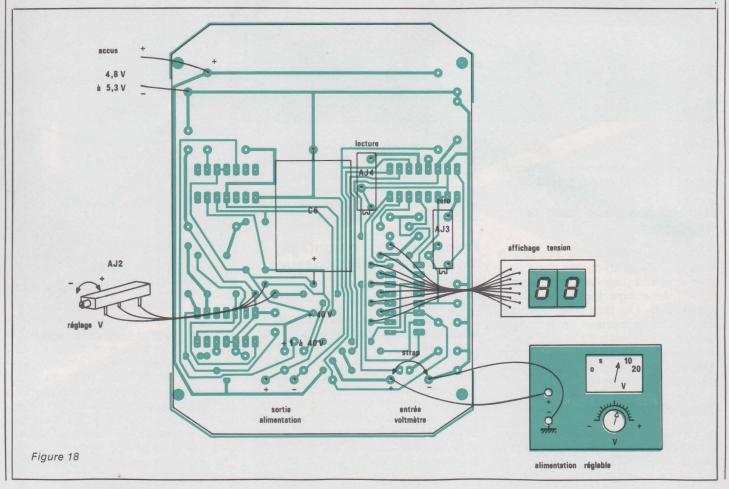

ealisation

de 18 V. A ce moment il ne reste plus qu'à régler l'ajustable AJ4 de façon à afficher 18. Les réglages de la partie voltmètre sont terminés et l'on peut maintenant contrôler le bon fonctionnement de l'ensemble en positionnant l'inverseur de choix d'entrée voltmètre sur alimentation et en s'assurant qu'en tournant le potentiomètre en face avant, l'affichage s'échelonne de l à 40 V. Il est clair qu'en repositionnant cet inverseur sur extérieur et si aucune source n'est connectée aux bornes d'entrée, l'affichage doit indiquer 00.

Utilisation

On peut soit utiliser l'alimentation séparément, soit encore seulement le voltmètre. Les deux peuvent être utilisés conjointement, soit de façon unique, le voltmètre affichant en permanence la tension de sortie de l'alimentation, soit encore en programmant à l'aide de l'affichage une certaine tension nécessaire à l'essai

d'un prototype puis en utilisant alors uniquement le voltmètre pour le contrôle des différents circuits de l'appareil. Se rappeler quand même que l'autonomie des accumulateurs n'est pas infinie et que si l'on a pas besoin de l'affichage il vaut mieux l'éteindre.

Conclusion

Nous en avons terminé avec l'étude et la réalisation du système électronique d'alimentation. Nous espérons que cet ensemble utilitaire séduira bon nombre de lecteurs par son originalité, ses caractéristiques, sa facilité d'utilisation et, comme nous le prévoyons par sa présentation hors série. Nul doute qu'il ne dépareillera pas le laboratoire de l'électronicien amateur, fut-il, le plus chevronné et que pour beaucoup, son petit côté «autonomiste» s'affranchira de bien des situations.

C. De MAUSY

Nomenclature

Circuits intégrés

IC1: µA 723 IC2: TL 497 CN IC3: µA 723 IC4: CA 3162 E ICs: 74 LS 247

Transistors

T1: 2N 2222 T2: 2N 2222 T3: 2N 1711 T₄: BC 557 T₅: BC 557

Diodes

D1, D2, D3, D4, D5: BAX 16

LED1: LED Ø 2 mm rouge

justables

AJı: Ajustable multitours $l k\Omega$ J_2 : Ajustable multitours 10 k Ω AJ₃: Ajustable multitours 10 kΩ AJ4: Ajustable multitours $10 \text{ k}\Omega$

Résistances

R1: 560 Ω 1/4 W R₂: 15 Ω 1/4 W R7: 1 kΩ 1/4 W R₃: 1,2 kΩ 1/4 W R₈: 3,9 Ω 1/4 W R9: 1 MΩ 1/4 W R4: 1 kΩ 1/4 W Rs: 1 Ω 1/2 W R10: 10 kΩ 1/4 W

Condensateurs

C1: 0,1 µF / 250 V polyester C2: 220 pF céramique C3: 470 µF / 16 V chimique C4: 220 pF céramique Cs: 150 pF céramique C6: 1000 µF / 40 V chimique C7: 0,1 µF / 250 V polyester C8: 10 µF / 40 V chimique Cs: $0,15 \mu F / 35 V$ tantale C10: $0,01 \mu F$ polyester C11: $4,7 \mu F / 35 V$ tantale C12: $0,01 \mu F$ polyester C13: $15 \mu F / 16 V$ chimique

Divers

2 afficheurs Anode Commune D 100 PA Telefunken par exemple 4 embases Ø 2 mm à visser 1 coffret RETEX ELBOX RE-1

TR1: transformateur 220 V/12 V 0,3 A

Jı: embase jack ∅ 3,5 mm J2: embase sortie 2 plots CI

K1: interrupteur miniature 2 positions K2: interrupteur miniature 2 positions K₃: inverseur unipolaire 2 positions

R₁₁: 10 kΩ 1/4 W L₁: Self 150 μH

33, rue de la Colonie 75013 PARIS 580.10.21 SFERNICE **P11VZN CR 20** (21 positions)

POTENTIOMÈTRE A CRANS



Potentiomètre rotatif de qualité à piste cermet. Simple et double, variation lin ou log. P11VZN 5 %





T 18

T 93 YB Trimmers multitours à piste cermet





Trimmers monotour à piste cermet




P 13 TR

Potentiomètre miniature de tableau à piste cermet

SFERNICE

RCMS 05 K3

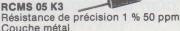




Potentiomètre rectiligne de qualité à piste carbone

	DEMANDE DE
CA	ATALOGUE GRATUIT
	ET TARIF

					-			-				
Nom	:											
Adres	sse	:										
Code	po	os	ta	ıl	:							

R₆: 33 kΩ 1/4 W

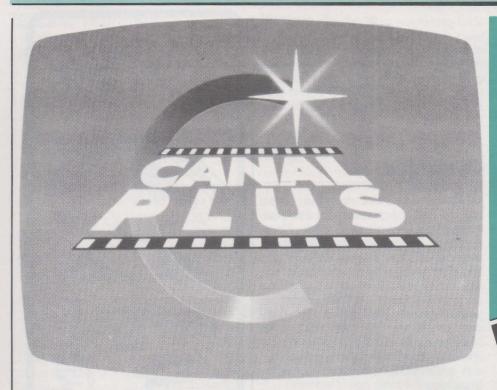

Précisions sur

Canal Plus, tous les lecteurs connaissent ou ont entendu parler du lancement, le 4 novembre prochain, de la quatrième chaîne, chaîne dite à péage. Nous avions eu l'occasion dans le numéro 440 de Radio Plans d'aborder le sujet grâce à un interview de Monsieur Philippe RAMOND, directeur de Canal Plus.

Il nous a semblé utile de faire le point sur Canal Plus, un grand nombre d'idées fausses circulent dans le public et même parfois dans le milieu dit professionnel.

Nous aborderons successivement les points suivants : plan de fréquences, enregistrement, décodeurs collectifs, code d'accès et procédé de cryptage.

Le plan de fréquences

Le tableau de la figure 1 donne, pour les quatre régions concernées dès le lancement du 4 novembre, pour un émetteur donné, la bande, le canal utilisé ainsi que la polarisation. On trouve ensuite la puissance et la date du début des émissions d'essais.

Pour les 57 émetteurs figurant dans ce tableau 37 fonctionnent dans la bande VHF et 20 dans la bande UHF. On a souvent entendu dire que Canal Plus réutilisait les anciens émetteurs VHF 819 lignes, ceci n'est pas faux mais fort imprécis et mérite quelques éclaircissements.

Les émissions de la première chaine noir et blanc en 819 lignes étaient conformes au standard E. Une telle définition nécessitait une largeur de canal de 14 MHz et l'écart porteuse son - porteuse vision vallait

± 11,15 MHz. Le signe ± rappelant que pour pallier la limitation du nombre de canaux due à cet encombrement on avait supperposé ceux-ci tête bêche. Effectivement, Canal Plus utilise certains anciens émetteurs 819 lignes reconvertis au standard L'. Le standard L' correspond à la transposition du standard L en UHF dans la bande VHF. Les lecteurs intéressés pourront se reporter à l'article intitulé: Les différents systèmes normalisés de télévision: Radio Plans nº 420. Dans la première version de ces normes, les quatre canaux VHF bande I étaient appelés A, B, C, C' et les six canaux en VHF III numérotés de 1 à 6.

A l'heure actuelle la situation s'est simplifiée puisque la numérotation commence à l en VHF bande I jusqu'à 10 en VHF III.

Avec la norme L' le sens du canal est conservé en bande I : porteuse

vision supérieure à la porteuse son, en bande III norme L' le sens du canal est le même que pour l'ancienne norme canaux impairs.

Il peut sembler aberrant de revenir sur ces anciennes normes mais bon nombre de télespectateurs possédent encore un téléviseur conforme aux normes E en VHF et L en UHF. Ces récepteurs ne possédant pas la fameuse prise Péritel l'abonnement à Canal Plus à moindre frais est inenvisageable sans changement pur et simple du récepteur. Techniquement la transformation des circuits FI, des circuits de balayage et des circuits de reconnaissance couleur est réalisable mais certainement couteuse. Voyons maintenant dans quelles conditions les télespectateurs équipés de ce type de récepteur pourront recevoir les 45 minutes de programme non cryptés diffusé quotidiennement.

On distingue trois catégories:

l-Les télespectateurs dont l'antenne est pointée vers un émetteur fonctionnant en VHF. Ceux-ci seront les plus mal lotis puisqu'ils ne pourront obtenir une image. (incompatibilité dans le balayage 819 lignes - 625 lignes). Par contre, le téléviseur pourra être réglé pour recevoir le son de Canal Plus.

2 - Les télespectateurs dont l'antenne est pointée vers un émetteur fonctionnant en UHF. Dans ce cas pas de problème, l'image et le son peuvent être obtenus simultanément. On dis-

tinque encore deux cas.

Si le téléviseur couleur est relativement ancien les circuits d'identification couleur fonctionnent suivant le principe d'identification trame. Avec la nouvelle norme l'identification trame a été abandonnée (récupération des premières lignes pour diffuser les signaux Antiope - norme DIDON) au profit de l'identification ligne. En présence de Canal Plus les circuits couleurs seront donc inactifs: image noir et blanc.

Finalement si le téléviseur est plus récent, les circuits d'identification fonctionnent sur l'identification ligne et trame, et la réception sera tout à

fait normale.

En résumé il ne faut pas oublier que l'émission de Canal Plus ne comporte pas de signaux d'identification trame.

Voici donc les premiers éclaircissements qui seront sans doute fort utiles aux possesseurs de TV ne possédant pas de prise Peri TV. Rappelons que seuls les télespectateurs ayant un récepteur muni de cette prise pourront s'abonner à Canal Plus. Sur ce point le public est en

général bien informé.

Il l'est par contre moins sur l'engagement de Canal Plus qui programmera chaque jour entre 18 h 30 et 21 h 00 une émission d'au moins 45 minutes accessible au public qui ne dispose pas d'un équipement spécialement prévu pour accéder à ce service. Ces émissions que tous les télespectateurs - abonnés ou non - pourront regarder sans décodeur. Canal Plus à décidé, au début de les diffuser tous les soirs entre 19 h 15 et 20 h 30.

Le problème du magnétoscope

Les émissions diffusées par Canal Plus pourront être enregistrées. Levons le doute pour la seconde fois : les émissions diffusées par Canal Plus pourront être enregistrées en clair, signaux vidéo et audio non cryptés.

Les télespectateurs n'utilisant que l'entrée et la sortie UHF de leur magnétoscope devront modifier légèrement le cablage de leur installation. Voyons quel sera le trajet des signaux audio et vidéo dans la chaîne.

Qu'il s'agisse d'une émission en UHF ou en VHF le raisonnement est le même. Le récepteur reçoit un signal haute fréquence (UHF ou VHF) portant les signaux audio et vidéo cryptés. Après démodulation ces signaux audio et vidéo cryptés sont disponibles sur la prise péritel. Soyons précis, le signal vidéo est disponible sur la borne 19 et est référencé à la masse vidéo : borne 17. Le signal audio est lui disponible sur les broches 1 et 3 et est référencé à la masse audio : borne 4.

Grâce à un cordon fourni avec le décodeur ces signaux sont acheminés vers le décodeur. Après traitement des signaux celui-ci délivre le signal aux signaux audio et vidéo décryptés. Il n'y a alors aucune difficulté pour envoyer ces informations sur les entrées audio et vidéo du magnétoscope et sur les entrées audio et vidéo du téléviseur : bornes 2 et 6 pour le signal audio et bornes 20 pour la vidéo. Pour visualiser l'image décryptée, la broche 8 de la prise Peritel devra être au niveau actif : tension appliquée à cette broche supérieure ou égale à 10 V DC.

Dans ce cas précis on peut comparer le fonctionnement du système au fonctionnement d'une chaîne BF en utilisant la touche monitoring. Les informations présentes sur cette prise permettent donc l'insertion du décodeur dans le trajet des signaux audio et vidéo avant l'attaque du tube et du HP.

Pour enregistrer Canal Plus il faudra donc que le téléviseur fonctionne, ce qui peut poser quelques problèmes en cas d'enregistrement différé par programmation. Par contre la lumière et le son peuvent être réduits au maximum puisque les signaux à enregistrer sont prélevés avant ces traitements.

La restitution du signal enregistré s'effectue soit par les sorties audio et vidéo du magnétoscope soit par la sortie UHF.

Signalons enfin que les télespectateurs recevant Canal Plus en UHF peuvent enregistrer les émissions cryptées. Les magnétoscopes ne possédant pas de tuner VHF cette solution n'est pas applicable dans tous les cas mais peut présenter quelque intérêt dans le cas d'enregistrement différé 2, 3 jours ou plus. Il faudra alors prévoir un cordon adaptateur spécial liant non plus téléviseur et décodeur mais magnétoscope et décodeur puis décodeur et téléviseur.

La solution se trouve alors peutêtre dans un boîtier annexe de commutation offrant plusieurs configurations. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur ce point, il ne s'agit en fait que de problèmes de connectique. Ceux-ci étant réputés pour être particulièrement ennuyeux.

En cas d'absence de prise Peritel il pourra éventuellement être possible de s'abonner à Canal Plus grâce à un adaptateur que certains constructeurs ont mis au point. Ces produits seront bientôt sur le marché. Bien sûr ces adaptateurs se seront pas distribués gratuitement par Canal Plus et avant d'opter pour cette solution il faudra dresser un sérieux bilan financier de l'opération.

En fait toutes ces transformations risquent d'augmenter très sérieusement le coût annoncé.

Au prix mensuel de l'abonnement 120 F il faudra éventuellement ajouter : la réfection de l'antenne VHF, l'adaptation pour récepteur ne possédant pas de prise Peritel, le cordon liant le décodeur et le magnétoscope : des kits adaptables à toutes les situations coûtent environ 200 à 300 F. Sans oublier bien sûr la caution versée lors de la souscription de l'abonnement : 420 F.

Emissions d'essais

Les émissions d'essais permettent au télespectateur de vérifier l'état de sa chaîne de réception : antenne, téléviseur et éventuellement procéder aux adaptations nécessaires. Canal Plus diffuse actuellement tous les jours de 14 h à 18 h un programme d'essais constitué de dessins animés, de vidéo clips et de bande annonce de films en première exclusivité sur les écrans. Ce programme n'est pas crypté il n'est donc pas nécessaire de posséder le décodeur pour les recevoir.

Signalons en outre la diffusion d'émissions cryptées non régulières les jours ouvrables entre 11 h et

LISTE DES ÉMETTEURS EN SERVICE EN NOVEMBRE 1984 ET DATE DES PREMIÈRES ÉMISSIONS D'ESSAIS

	Canal Polarisation (Horizontale) (Verticale)	Bande	Puissance	Date des émissions d'essais
PARIS ET RÉGION PARISIENNE —				
Tour Eiffel Sannois Villebon Chennevières Étampes Beauvais Melun Fontainebleau Compiègne Plessis	06 H 59 65 53 04 H 09 H 61 10 H 32 04 H	VHF UHF UHF VHF VHF VHF VHF VHF VHF	20 KW 250 W 250 W 500 W 10 W 10 W 25 W 5 W 25 W ?	en service en service en service en service octobre octobre octobre octobre octobre octobre octobre ?
Lille Maubeuge Saint-Quentin Amiens Boulogne	05 H 29 10 V 10 H 10 H	VHF UHF VHF VHF	20 KW 250 W 100 W 10 W ?	en service en service novembre novembre octobre
RHONE-ALPES Lyon (Mt-Pilat) Fourvière Saint-Étienne Grenoble (Chamrousse) Grenoble 2 Roanne Firminy Chamonix Montélimar Oyonnax 1 Oyonnax 2 Saint-Jean-de-Royans Mont-Brian Vienne Voiron Clermont-Ferrand ville Clermont-Ferrand 2 Montluçon Le Creusot Le Creusot 2 Autun Gex (Mt-Rond) Mont-Salève Annecy Bonneville Saint-Gervais SUD	10 H 66 38 06 H 09 V 61 06 V 07 H 08 H 07 V 09 07 H 04 H 38 05 H 04 H 05 H 07 V 10 V 05 V 64 07 V 08 H 09 H	VHF UHF VHF VHF VHF VHF VHF VHF VHF VHF VHF V	20 KW 250 W 500 W 100 W 100 W 100 W 10 W 10 W 10 W 10	en service en service 31 octobre en service en service en service septembre septembre septembre septembre septembre septembre septembre septembre octobre novembre octobre
Marseille Grande-Étoile Pomègue Pionans Toulon Alès Roquevaire Saint-Maximin Montpellier (St-Baudille) Montpellier ville Saint-Raphaël Nice (Saint-Alban) Menton Draguignan Nice (La Madeleine) Hyères Sète	05 H 57 56 09 H 65 10 H 37 63 09 H 10 V 66 68 07 V 32 06 H 08 H	VHF UHF UHF VHF UHF VHF UHF VHF UHF VHF VHF VHF VHF VHF	20 KW 250 W 250 W 100 W 250 W 10 W 25 W 250 W 500 W 4 KW 5 KW 250 W 250 W 250 W 250 W 250 W	en service en service en service en service 11 octobre 11 octobre 16 octobre 11 octobre en service ?

13 h 45. Le programme est celui de TF1 mais crypté.

Les émissions d'essais cesseront le 3 novembre 1984.

Les décodeurs collectifs

Les hotels, hôpitaux, cliniques, maisons de repos et autres collectivités pourront s'abonner à Canal Plus sans pour autant devoir adjoindre un décodeur à chaque récepteur de l'établissement.

Canal Plus a mis au point à l'intention de ces entreprises un décodeur collectif. Cet appareil est exclusivement réservé aux usages professionnels. Il s'intègre dans l'installation de distribution existante et permet l'alimentation de tous les téléviseurs de l'établissement. On supprime ainsi les risques de vol et on allège considérablement les manipulations puisqu'on ne change chaque mois qu'un seul code d'accès.

Le code d'accès

On peut payer son abonnement par chèque bancaire ou postal, ou par carte bleue, ou échelonner ses paiements en demandant un prélèvement automatique sur compte bancaire ou postal. Au début de chaque mois, l'abonné de Canal Plus introduit dans le décodeur son code personnel. Il s'agit d'un numéro à huit chiffres mémorisé automatiquement par l'appareil et qui donne accès à l'intégralité des programmes du mois. Canal Plus fait parvenir à chaque abonné, tous les codes correspondant à sa période de souscription.

La sécurité du décodeur est grande. Le code est propre à chaque décodeur, un numéro de code donné ne peut donc servir sur un autre appareil. Le processeur du décodeur utilise les huit chiffres entrés au clavier et un nombre propre au décodeur pour effectuer le traitement de l'information. Le code change chaque mois, si un abonné ne renouvelle pas sa souscription, il ne peut donc utiliser les codes des mois précédents. Enfin un code à 8 chiffres permet 100 millions de combinaisons différentes.

Avant de clore cet article nous aborderons le problème du cryptage et du piratage, non pour inciter nos lecteurs au piratage mais pour montrer les techniques mises en jeu.

Le piratage

Nous avons entendu de nombreux bricoleurs, pirates en herbe, prétendre relever et copier le schéma du décodeur. Nous épargnerons à tous ces amateurs un long et fastidieux travail.

Le décodeur est équipé d'un processeur fabriqué par RTC et spécialement développé pour cet usage. Est-il nécessaire de préciser que ce processeur ne sera pas en vente? Eh même s'il l'était, quel temps doit-on passer pour trouver une combinaison parmi 100 millions? Voyons maintenant et rapidement quel a été le procédé de cryptage retenu. Comme il a été précisé dans le numéro 440 le procédé employé qui est désormais figé est relativement simple. Ce choix a été probablement dicté par des impératifs de coût. Le son est transmis en modulation d'amplitude à porteuse supprimée à 12,8 kHz.

Le décryptage ne pose aucun problème et bon nombre de radioamateur connaissant parfaitement ce principe et, grâce à quelques circuits intégrés sont parvenus à d'excellents résultats. Avec ce procédé de modulation il faut reconstituer la porteuse avec la même phase qu'à l'émission. Si phase et fréquence ne sont pas correctes le signal démodulé n'a pas lui non plus phase et fréquence correctes. Dans les procédés de codage couleur du type PAL ou NTSC une erreur de phase entraine des aberrations de teinte. c'est pourquoi l'oscillateur à quartz est asservi aux salves d'identification présentes sur l'arrière du pallier de suppression.

On peut bien sûr reconstituer la sous-porteuse à partir des tops lignes: ces tops synchronisant un oscillateur à 8 MHz, un diviseur par 512 étant placé dans la boucle, on récupère alors le 12,8 kHz par division par 625.

L'oreille étant peu ou pas sensible à la phase et une erreur de quelques Hz très supportable entre 300 Hz et 4 kHz nous avons essayé avec succès une solution simple sans oscillateur asservi mais avec un simple oscillateur à quartz à 3276,8 kHz suivi par un diviseur par 256.

De ces constatations il ne faut pas déduire que la réalisation d'un décodeur ne pose aucun problème.

Le signal vidéo est crypté d'une manière plus complexe. Le signal d'image utile, démarrant par le passage du niveau de suppression au niveau du noir, passe dans 0,1 ou 2 lignes à retard de 880 ns. La séquence est périodique et dure 6 trames, donc trois images. Ce sont précisément les 8 chiffres de l'abonné et le nombre interne du décodeur sont utilisés comme paramètres par le traitement qui rétablit l'ordre.

Un tel procédé garantit à Canal Plus un faible nombre de pirates.

François de DIEULEVEULT

Infos

TI-30 GALAXY : la nouvelle calculatrice scientifique pour le lycée et le collège de TEXAS INSTRUMENTS

La TI-30 GALAXY, nouvelle calculatrice scientifique et statisticienne de Texas Instruments offre toutes les fonctions qui ont fait le succès de la TI-30 dans les lycées et les collèges, mais en plus, elle répond aux dernières exigences du milieu scolaire.

Elle permet de résoudre tous les problèmes algébriques et trigonométriques (racines, puissances, inverses, logarithmes, trigonométries, conversions...) avec ses 66 fonctions réparties sur un clavier de conception nouvelle.

Avec son système AOS, elle permet les opérations avec 15 niveaux de parenthèses.


De plus, suite aux recherches réalisées par Texas Instruments en collaboration avec les enseignants et les élèves, la TI-30 GALAXY a été conçue pour allier un usage agréable et un maximum de fonctions réalisables. C'est ainsi que la TI-30 GALAXY est portable et agréable à utiliser sur le bureau. Son clavier, dessiné en largeur, séparé en clavier numérique et clavier de fonction est

réalisé selon une nouvelle technologie qui le rend agréable et efficace.

A l'arrière, le logement de l'unique pile, prévoit une personnalisation discrète. La TI-30 GALAXY est vendue avec un étui rigide pour protection contre les chocs et les chutes éventuelles.

Sur son écran, en plus des 8 chiffres, sont visualisés les indicateurs d'unité d'angle, le mode de calcul, les fonctions seconde et inverse, les conversions. Et nouveauté : des indicateurs signalent la hiérarchie algébrique au fur et à mesure des opérations. Avec 8 chiffres à l'affichage, la TI-30 GALAXY calcule en interne sur 11 chiffres pour plus de précision; elle est alimentée par une seule pile avec une autonomie de plusieurs années pour une plus grande économie. Son manuel d'emploi a été rédigé par des professeurs pour une meilleure compréhension des élèves.

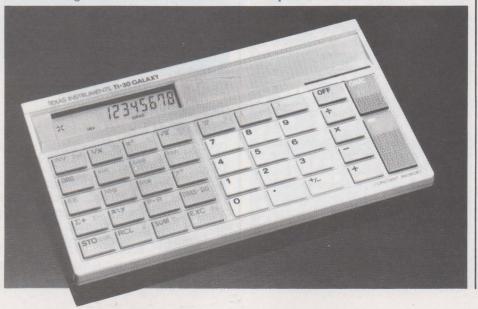La TI-30 GALAXY est commercialisée depuis la rentrée des classes 84 à un prix inférieur à 200 francs.



Informations composants

Texas Instruments propose son temporisateur LINCMOS® TLC555 de Texas Instruments au prix du NE555

Texas Instruments vient de baisser de façon spectaculaire le prix de son temporisateur LinCMOS TLC555. Ce circuit, issu de la technologie CMOS à grille silicium, est maintenant proposé à un prix équivalent à celui du NE555 bipolaire standard.

Le succès du TLC555, depuis son lancement au début de l'année, a permis à Texas Instruments d'accéder à une production en volume et d'obtenir des coûts de fabrication hautement compétitifs.

Doté de performances accrues tant au niveau de la vitesse que de la consommation, le TLC555, grâce à sa compatibilité broche à broche, est destiné à remplacer rapidement le NE555 classique dans la plupart des applications. Dans cette attente, Texas Instruments a déjà approvisionné l'ensemble de ses distributeurs sur ce produit.

Texas Instruments espère que le rapport prix/performance offert sur le TLC555 va inciter les utilisateurs à mieux profiter des avantages de la nouvelle tehenologie LinCMOS au travers des autres produits de la gamme (amplificateurs opérationnels, comparateurs, convertisseurs analogiques/numériques).

Avec une puissance dissipée de 850 microwatts seulement, le TLC555 dispose d'une consommation vingt fois moins importante que celle du NE555 classique. Par rapport à ce même circuit, la fréquence de travail du TLC555 est dix fois plus élevée et peut atteindre 2, l MHz max. Enfin, le très faible courant de polarisation en entrée du TLC555, inhérent à l'utilisation de la technologie CMOS, permet d'optimiser les paramètres de fonctionnement par l'usage de capacités de petite taille et de faible coût.

TEXAS INSTRUMENTS FRANCE BP 5 06270 Villeneuve Loubet

Registres à décalage rapide RCA

Des registres à décalage rapide 8 bits CMOS s'ajoutent à la famille QMOS de RCA.

Deux versions d'un registre à décalage 8 bits à entrée parallèle/sortie série viennent d'être ajoutés à la famille CMOS rapide de RCA. Ces produits le CD74HC166 et le CD74HCT166, sont fabriqués à partir du procédé QMOS, à grille silicium de RCA. Le HC166 est étudié pour les systèmes CMOS alors que le HCT166 est compatible LSTTL et est prévu pour le remplacement des technologies bipolaires rapides en apportant le bénéfice de la faible consommation des CMOS.


Chacun de ces circuits est un registre à décalage 8 bits qui permet l'entrée des données synchrone en série ou en parallèle en fonction de l'état de l'entrée PE (Parallel Enable). Si PE est forcé à l'état bas avant la transition positive du signal d'horloge, les données présentes sur les 8 lignes parallèles d'entrée sont

introduites dans le registre. Quand PE est haut, le dispositif fonctionne en registre série. Un bit sur l'entrée DS (Sérial Data) entre dans le flip flop de rang le plus bas (Q0) et chacun des autres bits présents dans le registre est décolé vers la position supérieure ((Q0 \rightarrow Q1 \rightarrow Q2, etc.) sur chaque transition positive de l'horloge.

Les étages de sortie ont une capacité d'injection ou d'extraction de courant de 4 mA, ce qui est suffisant pour commander 10 charges LSTTL. Les produits HC sont spécifiés pour fonctionner à des tensions d'alimentation comprises entre 2 et 6 V, alors que la série HCT, prévue pour la comptibilité TTL accepte des tensions d'alimentation de 4,5 à 5,5 V.

En raison de leur construction CMOS, chacun de ces types admet une gamme de température plus élevée que les logiques biopolaires : — 40 à + 85° C pour la QMOS comparée aux 0 à 70° C de la LSTTL.

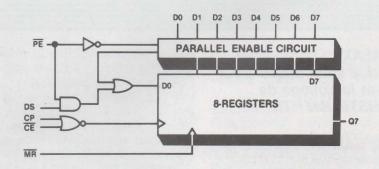Les CD74HCT166 sont encapsulés dans un boîtier plastique DIL, 16 broches.



Divers

ELC : Reprise définitive des activités de CENTRAD

CENTRAD représente 40 années d'expérience dans la mesure électrique et électronique avec une gamme allant du multimètre analogique au générateur de mire de télévision, en passant par des fréquencemètres, sonomètres, générateurs etc...

E.L.C. apporte le punch et la jeunesse, mais aussi une gamme d'ali-



mentation de qualité, complètée par des appareils de tableaux, des sondes d'oscilloscopes etc...

La centralisation des services commerciaux et techniques à AN-NECY, ville parfaitement désservie au niveau des transports et des communications, permettra une réponse accélérée aux demandes de la clientèle.


Nul doute que cet apport d'expérience permette à la société E.L.C. d'effectuer un pas décisif dans son évolution actuelle.





Le montage proposé ce mois-ci permet de couper l'alimentation de tout appareil fonctionnant sur le réseau, au moyen des ultras-sons. De plus, pour éviter toute surchauffe du récepteur (pendant la nuit, par exemple) celui-ci se déconnecte du 220 V au même moment que la charge. Nous avons également adapté sur ce récepteur un détecteur de blancs en fin de programme, télévisé ou musical : aucun problème si vous vous endormez devant votre téléviseur ou votre chaîne HiFi! Celle-ci se coupera lorsque un blanc supérieur à 10 secondes (fin de cassettes, de disques, etc...) sera détecté.

télévisé ou musical

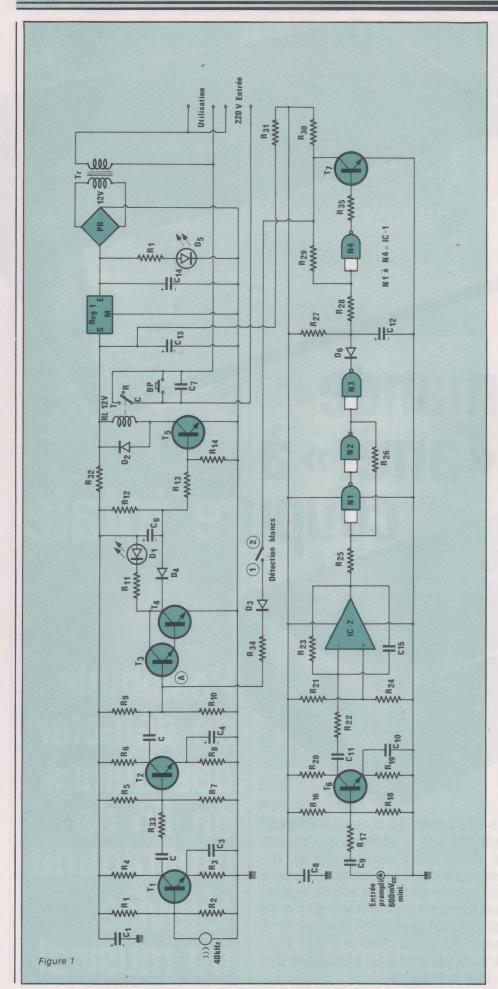

Principe retenu

Un émetteur portatif va produire un signal à 40 kHz, celui-ci sera émis par un transducteur ultrasonique, le signal sera reçu par une autre pastille ultrasonique, l'information sera envoyée à une électronique de traitement chargée d'actionner un relais qui coupera la charge ainsi que le récepteur.

Le récepteur

Son schéma de principe est visible à la figure 1. La pastille réceptrice possédant une résistance de sortie quasie infinie, il n'est pas nécessaire d'intercaler un condensateur pour éviter le décalage du point de repos de T1. En effet, pour faire fonctionner un étage construit, par exemple, comme le préamplificateur utilisant T1, il est nécessaire de s'imposer un certain courant is circulant au repos (donc sans signal à l'entrée) dans la jonction collecteur émetteur du transistor.

Ce courant ioest égal au produit du courant circulant de la base (ib) par le coeficient d'amplification statique du transistor (Bs). Autrement dit, un courant ib appliqué sur la base autorise un courant collecteur ib \times β s, soit pour obtenir io au repos, la nécessité d'injecter un courant ib égal à idβs. Cette opération s'appelle la polarisation du transistor, et sera réalisée par un pont de résistances R₁ R₂. Si le générateur appliqué entre masse et et jonction R1 R2 possède une faible résistance de sortie, celle-ci, placée en parallèle sur R2, modifiera le potentiel de pont donc le courant io. Comment calculer ces composants? Il faut d'abord s'imposer le courant collecteur: Si la charge consomme 2 mA, le courant collecteur sera au minimum de 2 mA. Il faut donc connaître la valeur de la charge appliquée au transistor. Connaissant io, le gain en tension du montage et l'alimentation (cette dernière étant obtenue à partir de la dynamique maximale à transmettre, ainsi que le VcE minimal), on peut calculer les divers composants associés à T1. Nous n'entrerons pas dans ces détails, le but de cet article étant de décrire le fonctionnement de l'appareil, non de faire un cours puisque plusieurs descriptions théoriques de ce genre ont été faites dans des numéros précédents. Simplement, le gain en tension à vide est égal à # R4R3 sur le palier haut du

diagramme de Bode et que l'on maintient 1 V aux bornes de R3 au repos. Ceci pour effectuer la compensation en température : Si la température monte, le gain du transistor augmente, Ic en fait de même donc Ic x VcE risque de dépasser la valeur maximale annoncée par le constructeur d'où claquage de la jonction. Pour supprimer ce défaut, on intercale dans la ligne d'émetteur une résistance qui, lorsque ic augmentera, verra la ddp à ses bornes augmenter et ainsi, fera diminuer le Vbe du transistor. Il conduira moins et par là même ocsasion réduira son courant collecteur d'où compensation en température. La capacité C ajuste la fréquence de coupure de l'étage. Cette fréquence de coupure est égale à :

$$fo = \frac{1}{2 \pi RSC3}$$

Avec, Rs, résistance de sortie d'émetteur égale à :

R₃
$$\iint \frac{\text{Rg} + \text{hn}}{\beta + 1}$$

T2 est un étage de conception similaire à l'étage précédent. C4 varie pour permettre un gain supérieur dans les fréquences basses, fréquences atténuées par l'étage d'avant pour combattre un parasitage quelconque. Nous sommes donc au point A du schéma. Le potentiel de ce point sera fonction de l'émetteur. Si ce dernier fonctionne, nous aurons un signal de 40 kHz en A. Ce signal va commander le darlington T₃ T₄ via C₅. Sur le collecteur de T4 nous aurons l'onde à 40 kHz, amplifiée fortement, qui illuminera la diode LED et qui, redressée par D1 C6 et R12 va bloquer T5 et faire décoller le relais, d'où coupure de la charge et de la télécommande. Pourquoi une valeur de R12 aussi faible? Ce sont les parasites qui ont conditionné cette valeur. En effet, au repos, donc sans mise en route de l'émetteur, Ts conduit, polarisé par R₁₂ R₁₄. Si un parasite arrive et fait conduire T₃ T₄, l'armature ⊖ de C6 passe brusquement à zéro et bloque T₅. Donc C₆ est de forte valeur pour permettre au potentiel de la jonction R₁₂ R₁₃ d'évoluer lentement vers zéro et donc de ne l'atteindre que si l'information d'entrée est suffisamment longue. Lorsque surgit une salve de parasites, C6 descend quand même sur le zéro volt puisqu'il est chargé

petit à petit par de brèves impulsions parasites. Il faut donc maintenir le plus possible le potentiel R13 R12 à + V ceci, si C6 est déchargé. Cette décharge s'effectuera dans R12, et R12 est faible pour une décharge rapide de C6. Le montage est alimenté sous 12 V, à travers R32 et filtré par C1. L'alimentation est classique et n'appelle aucun commentaire particulier. Par mesure de sécurité il sera préférable d'insérer un fusible dans la ligne alimentant le primaire du transformateur, un porte fusible peut facilement être fixé sur la face arrière de l'appareil. R15, D4 indiquent la mise en marche de l'appareil, mise en route enclenchée par action sur le bouton poussoir shunté par C7, câblé sur ces cosses.

Le détecteur de blancs

Il faut créer un niveau « l » appliqué en A en l'absence de modulation, soit un zéro en sortie du détecteur lorsqu'il y a modulation, zéro supprimé par D₅ qui bloquerait T₃

deux précédents. Ce n'est pas un amplificateur HiFi! Il faut ici, écrêter au maximum la tension. C'est pourquoi nous rajoutons un autre amplificateur à 741 destiné à écrêter d'avantage l'onde de façon à commander le trigger de schmitt formé par N₁ et N₂. Comment fonctionne ce trigger? Regardons la figure 2. Si la tension d'entrée augmente, le potentiel de jonction R25 R26 va lui aussi augmenter et atteindre le seuil de basculement de la porte. Ainsi, la sortie va passer de « 0 » à « 1 » et ce « l » va être renvoyé à l'entrée par R₂₆ pour accélerer le phénomène. Le raisonnement est identique lorsque le signal descend Calculons les seuils sachant que les portes basculent à VcE/2. Supposons la sortie à zéro, celà signifie que le potentiel sur l'entrée de N1 est nul. Nous avons un diviseur potentiométrique formé par R25 et R26. On peut donc écrire pour le premier cas seulement:

u détection, zéro present
$$V_e \rightarrow \frac{V_{CC}}{2} = V_e \times \frac{R_{26}}{R_{25} + R_{26}}$$

$$d'où V_e = \frac{V_{CC}}{2} \times \frac{R_{25} + R_{26}}{R_{26}}$$

$$\frac{V_{CC}}{2} = V_e \times \frac{R_{26}}{R_{25} + R_{26}} + V_{CC} \times \frac{R_{25}}{R_{26} + R_{25}}$$

constamment et empêcherait le fonctionnement correct c'est-àdire, malgré la mise en position « détecteur de blancs », pouvoir couper la charge par action sur l'émetteur. Voyons maintenant comment travaille ce module. Le signal BF est acheminé au moyen de C9 R17 sur un amplificateur de tension d'une configuration identique aux

Maintenant, la sortie est haute, V_E va devoir baisser pour provoquer un second basculement. Nous avons donc deux générateurs de tension : l'un V_E et l'autre $V_S = V_{CC}$. Entre les deux, nous avons R_{25} R_{26} en série et à leur jonction nous avons également V_E . Et ce V_E doit repasser par $V_{CC}/2$ pour rebasculer : Appliquons le théorème de superposition :

Soit après simplification on soit $\ln (e^{-t/RC}) = \ln 0.489 d'où$

$$V_{\text{e}} = \frac{V_{\text{CC}}}{2} \times \frac{R_{26} - R_{25}}{R_{26}}$$

Les deux seuls de commutation sont donc:

Seuil haut =
$$\frac{V_{CC}}{2} \times \frac{R_{25} + R_{26}}{R_{26}}$$

Seuil bas =
$$\frac{V_{CC}}{2} \times \frac{R_{26} - R_{25}}{R_{26}}$$

En sortie de trigger nous aurons de fines impulsions positives. Celles-ci seront inversées par N3, empêchant ainsi toute charge de C12 par R27. En l'absence d'impulsions, donc de modulation, C12 se charge via R27 et déclenche le trigger formé par N₄ T₇. Nous avons utilisé un transistor, simplement par manque de portes logiques, un 4011 en contenant seulement quatre. En l'absence d'impulsion, donc après basculement, T7 est bloqué et transmet un « 1 » par D5 et R34 sur la base de T3, coupant l'alimentation de la chaîne. La tension aux bornes de C12 n'est accessible que sous haute impédance, n'essayez pas de visualiser sa charge en branchant votre contrôleur à ses

De évite au « l » présent en sortie de N3 de charger brutalement C12, donc sans temporisation. La valeur de temporisation peut être ajustée en jouant sur C12 R27. Calculons la valeur exacte de cette temporisation. Notre bascule N₄ T₇ commute pour:

$$V_{\text{e}} = \frac{V_{\text{CC}}}{2} \times \frac{R_{28} + R_{29}}{R_{29}} \# \text{ 6,13 V}$$

Ainsi lorsque la tension aux bornes de C12 aura atteint 6, 13 V, la commutation s'effectuera. Nous savons que la charge d'un condensateur sous tension E à travers une résistance R, vaut : $V_C = E(1-e^{-t/RC})$. (Ceci est la solution générale de l'équation différentielle :

$$V_{\text{e}} = RC \frac{\text{d}V}{\text{d}t} + \frac{1}{C} \int\! i \text{d}t$$

Soit l'équation à résoudre: 6,13 V $= 12 \text{ V} (1-e^{-t/RC}) (=) 0.489 = e^{-t/RC}$

 $t = RC \ln 1/0,489 \# 0,715RC$

Vous pourrez ainsi calculer la temporisation de votre choix.

L'émetteur

Son schéma est visible en figure 3. Il s'agit d'un classique multivibrateur astable construit autour de N1, N2. La fréquence est ajustée par Ajı. Les portes N₃ N₄ permettent la sortie sous faible impédance et le transducteur est attaqué par C4. L'ensemble est alimenté sous 9 V et le multivibrateur fonctionne sous 5 V, tension obtenue par D21 R1. Nous avons préféré alimenter le tout sous 8 V pour éviter un décalage en fréquence à chaque changement de pile. Une LED Dz indique l'alimentation de l'émetteur.


Réalisation pratique


Le récepteur voit ses tracé et implantation représentés respectivement aux figures 4 et 5 et l'émetteur en figures 6 et 7. On s'inspirera des photos pour l'usinage des boîtiers : L'émetteur sera logé dans un boîtier MMP réf: 173 LPA et le récepteur dans un ESM réf: EC 18/07 FA.

Mise au point

Elle se résume au réglage de la fréquence de l'émetteur sur 40 kHz, ceci avec oscilloscope, fréquencemètre, etc. En appuyant sur le pous-



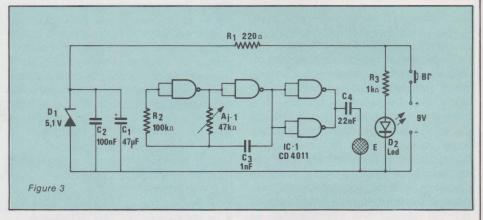

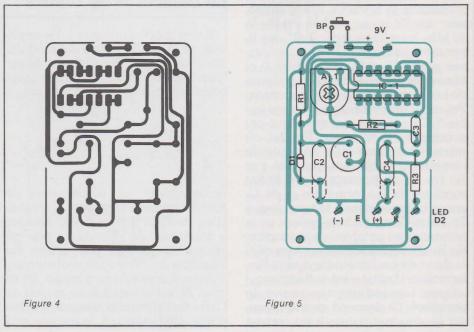

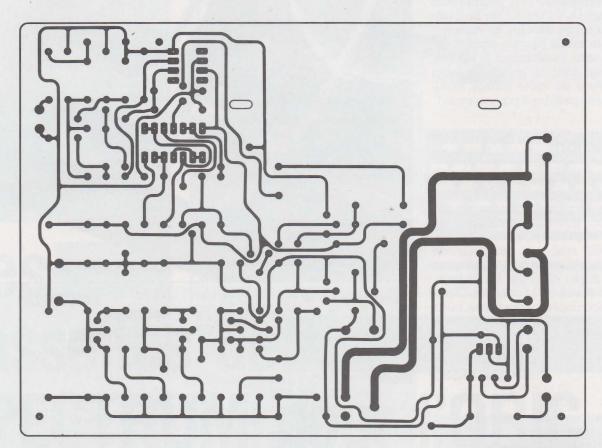


Figure 6

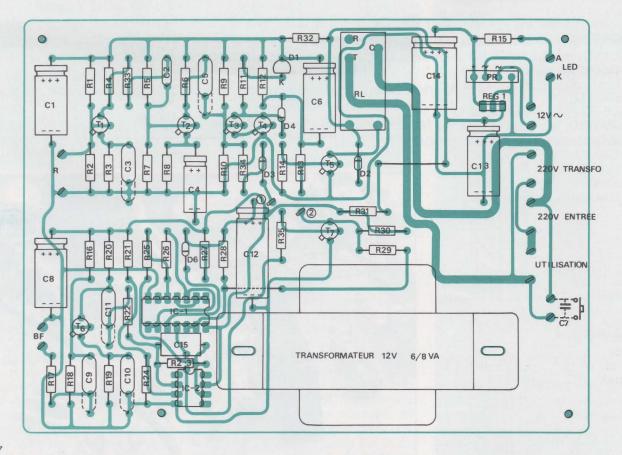


Figure 7

soir du récepteur, le relais doit coller et D_4 s'allumer. En alimentant l'émetteur, D_3 s'illumine un bref instant et le relais décolle. Si vous fermez k_1 , le relais décolle également puisque sans modulation T_7 est bloqué. Il faut donc au préalable relier le récepteur de toute source musicale. (Sortie préampli par exemple).

Conclusion

Ce montage peu onéreux a de nombreuses applications: Détection de fin de disques de bandes, de casettes. On pourrait aussi lire une cassette, le préamplificateur du lecteur serait relié au détecteur de blancs; la charge serait un tuner et ainsi la durée d'écoute serait fonction de la durée de la cassette. D'autres applications sont possibles, nous faisons confiance à l'ingéniosité de nos lecteurs pour les trouver.

Christophe BASSO

Nomenclature

	R ₁₆ : 270 kΩ
Récepteur	R17: 1 kΩ
	R ₁₈ : 56 kΩ
Résistances	R ₁₉ : 10 kΩ
	R ₂₀ : 3,3 kΩ
R _i : 270 kΩ	R ₂₁ : 10 kΩ
R ₂ : 56 kΩ	R ₂₂ : 100 Ω
R ₃ : 10 kΩ	R ₂₃ : 470 kΩ
R ₄ : 3,3 kΩ	R ₂₄ : 10 kΩ
R ₅ : 270 kΩ	R ₂₅ : 1 kΩ
Re: 3,3 kΩ	R ₂₆ : 10 kΩ
R ₇ : 56 kΩ	R ₂₇ : 22 kΩ
Rs: 1 kΩ	R ₂₈ : 10 kΩ
R ₉ : 470 kΩ	R ₂₉ : 470 kΩ
R10: 47 kΩ	R ₃₀ : 47 kΩ
R ₁₁ : 330 Ω	R₃1: 330 Ω
R ₁₂ : 820 Ω	R ₃₂ : 220 Ω
R ₁₃ : 10 kΩ	R33: 1 kΩ
R ₁₄ : 4,7 kΩ	R ₃₄ : 10 kΩ
R ₁₅ : 680 Ω	R ₃₅ : 10 kΩ

Condensateurs

C1: $100 \mu F/16 \text{ V}$ C8: $100 \mu F/16 \text{ V}$ C2: 1 nF C9: 22 nF C3: 100 nF C10: 100 nF C4: $22 \mu F/16 \text{ V}$ C11: 22 nF C5: 22 nF C12: $47 \mu F/16 \text{ V}$ C6: $100 \mu F/16 \text{ V}$ C13: $100 \mu F/16 \text{ V}$ C7: 22 nF/250 V C14: $100 \mu F/25 \text{ V}$ C15: 4,7 nF



Transistors T₁: BC238 T₅: 2N 1711 T₂: BC 238 T₆: BC 238

T₂: BC 238 T₆: BC 238 T₃: BC 238 T₇: BC 238

T₄: BC 238

Diodes D1: 1N 4148

D₂: 1N 4001 D₃: LED rouge D₄: LED rouge D₅: 1N 4148 D₆: 1N 4148

PR: Pt diodes 1A 200 V

Circuits Intégrés IC1: CD 4011 IC2: μΑ 741

Reg: 7812

Divers

Inter, poussoir, DIN, etc. coffret ESM réf. : EC 18/07 FA Récepteur ultra-sons Murata ou autre.

RL: relais OMRON G2 L-113-P.V

ÉMETTEUR

Résistances

 R_1 : 220 Ω R_2 : 100 kΩ R_3 : 1 kΩ Aj_1 : 47 kΩ

Diodes

D₁: 5,1 V 400mW D₂: LED rouge

Condensateurs

C1: 100 µF/16 V radial


C₂: 100 nF C₃: 1 nF C₄: 22 nF

Circuits Intégrés


IC1CD 4011

Divers

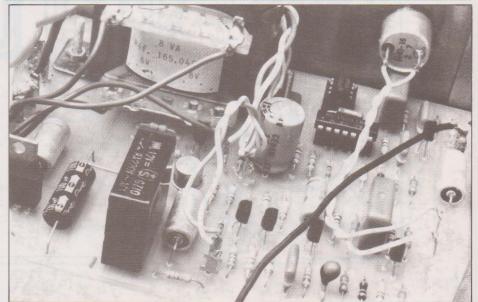Coffret MMP 173 LPA Bouton poussoir, émetteur ultrasons, Murata ou autre.



Micro-Informatique

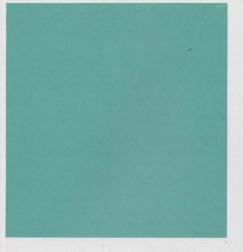



Des

cassettes de SPECTRUM pour l'ORIC ?

Bien des obstacles semblent interdire le chargement sur un ordinateur, de cassettes destinées à une autre machine. Pourtant, il est possible (et parfois même simple!) d'entrer au clavier sur un ordinateur quelconque, des programmes BASIC de provenances diverses.

Ce n'est que lorsqu'il est question de langage machine ou d'instructions très spéciales (graphiques, sonores, accès direct en mémoire, etc.) que les choses se compliquent vraiment.

Nous allons décrire ici une méthode assez simple permettant de transférer sur un ORIC un programme présent dans la mémoire d'un SPECTRUM, méthode qui pourrait éventuellement être étendue à d'autres machines.

Naissance d'une idée

Il suffit d'écouter (même si ce n'est pas spécialement harmonieux) un échantillonnage de cassettes informatiques pour se convaincre rapidement que chaque ordinateur « parle » une langue bien à lui (les spécialistes parlant de FORMATS ou de PROTOCOLES particuliers).

On a pu également lire ici ou là que, de toute façon, chaque machine possédant une organisation mémoire bien à elle, il ne fallait même pas songer à une quelconque compatibilité. Et pourtant, la plupart des BASICS se ressemblent fort, ou possèdent au moins de très nombreux points communs...

Certains de nos lecteurs se souviennent peut-être de publicités vantant les mérites d'un lecteur de disquettes « miracle » permettant d'écrire un programme sur un SPE-CRUM, puis de le charger pour exécution sur un ORIC.

On a alors ciré « au fou » un peu partout, et ce matériel a vite disparu du marché. Mais peut-être ne s'agissait-il nullement d'une fumisterie?

En Grande-Bretagne, on peut facilement se procurer un logiciel du nom de SLOWLOADER, permettant de charger sur un SPECTRUM à peu près n'importe quelle cassette de ZX 81. Pourtant, l'organisation interne des deux machines est radicalement différente et, de plus, le SPECTRUM obéit au codage ASCII,

tandis que le ZX 81 emploie un code tout à fait particulier...

Toujours Outre-Manche, la très sérieuse BBC a diffusé sur a chaîne « Radio 4 » des programmes pouvant être chargés directement sur les principales machines du marché anglais : ils étaient écrits dans une version spéciale de BASIC appelée le BASICODE, et un logiciel « adaptateur » assurait le chargement sur telle tou telle machine : le succès fut considérable! Le point commun à toutes ces tentatives est que la transmission s'opère en « mode texte » : un programme n'est en effet rien d'autre qu'un assemblage de caractères alphanumériques, qui pourrait facilement être transmis par télex.

licro Informatiq

Dans ces conditions, pourquoi ne pas charger un tel « texte » dans une zone quelconque de la mémoire d'un ordinateur, puis le soumettre à un puissant logiciel capable de corriger les instructions qui ne seraient pas conformes à la syntaxe de l'ordinateur utilisateur, et enfin le transférer pour exécution dans la mémoire programme de la machine?

Éventuellement, les opérations les plus difficiles à programmer pourraient être exécutées à la main, mais même ainsi, le gain de temps demeurerait considérable par rapport à une saisie au clavier de la première à la dernière ligne.

C'est cette idée que nous avons décidé de creuser, en choisissant un ORIC l ou (ATMOS) comme « destinataire ».

En effet, cet ordinateur possède un éditeur sur lequel les pires critiques ont été émises, mais qui offre l'intéressante possibilité de pouvoir faire entrer en mémoire programme n'importe quelle ligne de texte présente à l'écran (grâce à la manœuvre dite CTRL A).

mémoire la ligne suivante :

10 BONJOUR, JE M'APPELLE ORIC

Son exécution sera cependant une toute autre affaire!

Ces faiblesses de l'éditeur de 10-RIC vont se révéler une aubaine pour l'expérience que nous allons tenter...

Passons à la pratique

Le but de la manœuvre consiste à lister sur l'écran d'un SPECTRUM un programme (ou une partie de programme) qu'il possède dans sa mémoire, puis à transmettre le « paquet » de codes ASCII ainsi formé à un ORIC, qui sera chargé de recons-

Cette même procédure permet également de corriger à volonté ces lignes, soit lors de ce transfert, soit plus tard, lorsqu'une erreur de syntaxe sera détectée à l'exécution, puisque l'ORIC ne vérifie pas la syntaxe avant ce moment crucial: on peut fort bien lui faire prendre en

tituer cet écran. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une imitation de télex sans grande originalité.

Cependant, rien ne nous empêche de « balayer » cet écran par des CTRL A, et d'entrer ainsi les lignes reçues dans la zone programme de la mémoire!

Toutes les instructions BASIC communes aux deux machines (et il y en a beaucoup!) passeront « comme une lettre à la poste », alors que celles qui poseraient des problèmes pourront facilement être corrigées manuellement.

Par exemple, il faudra remplacer par des capitales toutes les minuscules que le SPECTRUM accepte, contrairement à l'ORIC, dans un nom de variable.

En fait, les programmes les plus simples ne réclament souvent aucune correction et peuvent être directement exécutés! Reste à établir la liaison entre les deux machines :

On pourrait utiliser des interfaces RS 232 C (transmission en série), voire même des modems et une ligne téléphonique, ou tenter de rendre compatibles les signaux BF transitant par les prises cassette en réécrivant les routines machine SAVE du SPECTRUM et CLOAD de l'ORIC.

Il est cependant beaucoup plus simple, et plus rapide, de recourir à une transmission en parallèle, si les machines se trouvent en un même lieu (notamment sur une même ta-

Pour ce faire, il suffit de réunir par un câble en nappe des cartes d'entrée-sortie montées sur les deux machines, couramment utilisées pour relier toutes sortes de dispositifs externes aux ordinateurs domestiques.

Nous utiliserons ici une carte 8ES pour le SPECTRUM et une carte ORES pour l'ORIC, accessoires très répandus chez les possesseurs de ces machines.

Il faudra prévoir environ un mètre (ou moins) de câble en nappe à onze conducteurs, dont l'attribution sera la suivante:

- un fil de masse :
- huit fils reliant les huit sorties de la 8ES du SPECTRUM aux huit entrées correspondantes de l'ORES de l'ORIC;
 - un second fil de masse ;
- un fil reliant une sortie de

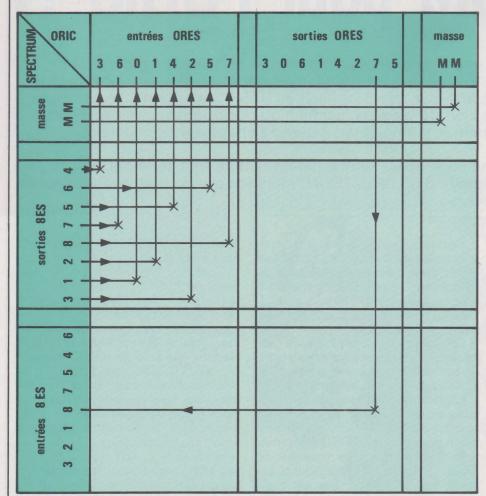


Figure 1 - Interconnexion des cartes d'interface de l'ORIC et du SPECTRUM. (Les bornes sont disposées en accord avec leur implantation réelle sur les cartes.)

Micro-Informatique

```
10010 POKE 785,255 : CLS
10020 PRINT:PRINT"Faire GOTO 9920 sur le SPECTRUM"
10030 PRINT:PRINT"Puis Presser RETURN sur l'ORIC"
10040 GET A* : CLS
10050 FOR L=0 TO 21
10060 FOR C=0 TO 31
10070 POKE 785,127
10080 PRINT CHR$(PEEK(785));
10090 POKE 785,255
10100 WAIT 1
10110 NEXT C
10120 PRINT
10130 NEXT L
10140 REM COPYRIGHT 1984 P.GUEULLE
```

ment les programmes non conformes à sa syntaxe, mais ne peut évidemment les exécuter.

```
9920 FOR 1=0 TO
             c=0 TO
9930 FOR
             IN 63>=128
                              THEN GO
40
        LET k=CODE SCREENS (1.c)
              63,255-k
        IF IN 63(128
                            THEN GO TO 997
Ø
9988
       NEXT C
9990
       MEXT 1
        REM copyright
                                  1984
                          Figure 3 - Le logiciel pour le SPECTRUM... listé par l'ORIC après son transfert : l'ORIC ne refuse nulle-
```

VNJOIS CORE CARCARDO COLUMNIA CARCARDO COLUMNIA

l'ORES de l'ORIC à l'entrée correspondante de la 8ES du SPECTRUM (signal dit de « poignée de main », permettant aux deux ordinateurs de se synchroniser). Nous avons choisi arbitrairement à ce niveau l'entrée et la sortie de poids fort (N° 8).

La figure 1 regroupe ces données essentielles sous la forme d'un tableau à double entrée, dont chaque case symbolise une connexion possible, établie ou non.

Il est essentiel d'éviter le moindre croisement de fils, car les caractères reçus s'en trouveraient fort affectés!

Les logiciels de transfert

Pour que tout se passe avec ordre, il faut que l'une des machines impose son rythme à l'autre. Nous avons choisi d'assigner à l'ORIC le rôle de « maître », et au SPECTRUM celui d'« esclave », car l'impression d'un caractère sur l'écran est plus longue que la collecte d'un caractère dans le fichier d'affichage.

Néanmoins, le choix inverse aurait pu être fait, à condition que le « handshaking » fonctionne à la perfection.

La figure 2 montre que le premier soin de l'ORIC, lorsqu'il commence l'exécution de son programme de « réception », est de faire passer toutes les sorties de la carte ORES à zéro.

Figure 2 - Le logiciel pour l'ORIC.

Micro Informatique

Rappelons qu'il s'agit de sorties en « logique négative », dont les transistors sont saturés lorsque les voyants sont allumés, c'est-à-dire lorsque le bus de l'ordinateur véhicule des l : il y a donc INVERSION logique ou COMPLÉMENTATION.

Lorsque le SPECTRUM sera lancé, APRÈS L'ORIC, sur le logiciel de la figure 3, il bouclera sur la ligne 9940 en attendant que l'ORIC lui signale qu'il est prêt à recevoir un caractère.

Ce signal sera donné dès que l'opérateur aura pressé la touche RETURN de l'ORIC, lors de l'exécution de la ligne 10070 : le SPECTRUM quittera alors sa boucle, pour transmettre un caractère. Il ne cherchera pas à passer au suivant (ligne 9980) tant que l'ORIC ne lui aura pas indiqué, par la ligne 10090, qu'il a terminé l'impression du précédent.

Tout recommence alors, caractère après caractère, et ligne après ligne.

Il se trouve que l'écran de l'ORIC est plus grand (27 lignes de 39 caractères) que celui du SPECTRUM (22 lignes de 32 caractères). Ainsi, il restera suffisamment de place en bas pour que le passage « Ready » puisse apparaître sans perturber les lignes reçues.

Dès ce moment, on peut faire entrer en mémoire programme les lignes présentes à l'écran, en les « balayant » ENTIÈREMENT avec le curseur, déplacé au moyen des flèches verticales et de CTRL A.

La répétition automatique offerte par le clavier de l'ORIC rend cette opération fort rapide, en fait presque aussi rapide que la transmission proprement dite.

Une fois toutes les lignes de l'écran exploitées, on peut passer à la suite du programme en faisant, DANS L'ORDRE:

- SUR L'ORIC : GOTO 10010 (un RUN lancerait... le programme que l'on a déjà reçu!) ;
- SUR LE SPECTRUM : LIST précisant la ligne **suivant** la dernière à avoir été transmise (attention, étaitelle entière ?);
- SUR LE SPECTRUM: N pour refuser le SCROLL proposé;
- SUR LE SPECTRUM: GOTO 9920 et ENTER;
 - SUR L'ORIC : RETURN.

Des programmes fort longs peuvent ainsi être transférés par blocs, à condition de bien veiller à leur raccordement : il n'est pas garanti que le listage du SPECTRUM s'arrête à la fin d'une ligne lorsque l'écran est plein!

Les numéros des lignes de nos deux logiciels ont été choisis élevés, afin d'éviter autant que possible les interférences avec le programme transféré. En cas de problème, la renumérotation nécessaire ne serait que de peu d'ampleur.

La très commode fonction MERGE du SPECTRUM permet de charger à la suite l'un de l'autre à partir de cassettes distinctes le logiciel de la figure 3 ET le programme à transférer, sans ordre préférentiel.

Quant à l'ORIC, le seul chargement à prévoir est celui du logiciel de la figure 2, qui pourra être détruit ligne à ligne lorsque son rôle sera achevé (mais rien n'empêche de le laisser là, quitte à le séparer du programme reçu par un simple STOP).

Les adaptations manuelles

Il est des programmes qui « tourneront » sur lORIC dès qu'ils auront été transférés à partir du SPEC-TRUM.

Toutefois, il est plus probable que certaines lignes auront à être modifiées ou même réécrites entièrement.

Le temps gagné reste cependant très important par rapport à une frappe intégrale.

Le point le plus gênant est que le SPECTRUM accepte les lettres minuscules sans la moindre restriction, ce qui n'est certes pas le cas de l'ORIC.

Si ce problème se révélait par trop sérieux, on pourrait éviter la correction manuelle systématique en ajoutant une ligne au logiciel de la figure 2, qui détecterait les codes ASCII correspondant à des minuscules (97 à 122), et leur soustrairait 32 pour en faire des capitales : déjà une forme de « traduction » automatique.

Le même principe pourrait servir à transcoder en ASCII des listings émanant d'un ZX 81 au lieu d'un SPECTRUM...

Les parenthèses sont aussi une source de problèmes : l'ORIC en est friand alors que le SPECTRUM s'en passe volontiers, sans pour autant les refuser!

Si l'on doit donc écrire un programme SPECTRUM avec l'arrièrepensée de l'adapter à l'ORIC, on aura intérêt à prévoir, par exemple : CHRS (32) au lieu de CHRS 32.

Viennent enfin les instructions qui diffèrent d'une machine à l'autre : si l'on évite les programmes faisant par trop largement appel aux graphiques et au son, il sera relativement facile de remplacer les INKEYS par des KEYS ou des GET (en adaptant si nécessaire les codes des touches dites de contrôle), les PRINT AT par des PLOT, les PAUSE par des WAIT (en adaptatant les durées), etc.

L'avantage du transfert dans le sens SPECTRUM vers ORIC est que ce dernier ordinateur est plus tolérant dans le libellé de certaines instructions : il accepte NEXT tout court, un numéro de ligne après THEN sans GOTO, A = 5 au lieu de LET A = 5, mais il ne refusera nullement la forme « enrichie » de ces instructions, obligatoire avec le SPECTRUM.

On découvrira avec émerveillement que les symboles « supérieur ou égal » ou « inférieur ou égal », obtenus avec une touche sur le SPECTRUM mais à l'aide de deux touches sur l'ORIC « passent » sans la moindre difficulté : quelle belle chose, que ce « mode texte »...

Seuls quelques signes particuliers tels que la £ ou le copyright risquent de souffrir quelque peu, mais leur usage reste très exceptionnel.

Conclusion

Ce procédé, tout à fait expérimental en ce qui nous concerne, peut déjà déboucher sur des applications pratiques : la mise en commun provisoire, par des amateurs, de machines de marques différentes en vue d'échanges de programmes normalement spécifiques.

Nous espérons cependant avoir réussi à prouver, avec cette démonstration dans un cas simple, qu'à l'aide de logiciels appropriés, il ne doit pas être impossible de « traduire » en un temps assez court, des logiciels devant pourvoir « tourner » sur des machines très différentes, réputées incompatibles. Peut-être découvrons-nous là l'un des aspects de l'informatique « grand public » de demain ?

Patrick Gueulle

afpa, Centre de formation professionnelle des adultes, stages 85

Comme chaque année, l'afpa organise à Pont de Claix près de Grenoble des stages d'entretien et de perfectionnement des connaissances en automatique, électronique, programmation et micro-informatique.

Pour un même stage, les sessions sont classées par ordre de difficulté croissante

En fonction de leur niveau, les candidats peuvent s'inscrire à une ou plusieurs sessions. Il est souhaitable que leurs connaissances soient au moins équivalentes à celles définies par le programme des connaissances nécessaires pour suivre la session.

Ces stages répondent à des besoins d'actualisation des connaissances et ne sont sanctionnés par aucun diplôme.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Les sessions sont organisées pour 16 stagiaires et sont conduites et animées par des équipes d'ingénieurs et de techniciens.

Une documentation est distribuée à chaque stagiaire.

POUR VOUS INSCRIRE

Il vous suffit de remplir la fiche de renseignements et d'inscription de la session que vous avez choisie et qui se trouve à la fin du programme du stage.

Cette fiche doit nous être adréssée sous couvert de votre chef de service si vous êtes envoyé par votre employeur. Elle doit nous parvenir dans les meilleurs délais.

Notre capacité d'accueil étant limitée, nous ne retiendrons que les 16 premières inscriptions.

Vous serez aussitôt informé de l'acceptation ou du rejet de votre candidature soit par votre employeur, soit par nos soins, si vous êtes candidat libre.

Pour tous renseignements vous adresser:

Centre de Formation Professionnelle des Adultes Complexe Électricité, 38, av. Victor-Hugo 38800 - Le Pont-de-Claix Tél.: (76)98.00.09

Ci-après le calendrier des stages.

ERRATA-

A propos de l'AC DISCO

Dans le numéro 441 du mois d'Août à la page 29, à la 14° ligne de la colonne de droite, on doit lire «Le plateau central étant tributaire de C1 et R2» et non C1 et C2.

Dans le numéro 442 (septembre) une inversion a été commise à la figure 11 entre les indications «sortie» et «OV», la sortie s'effectue sur R19.

A propos de l'article

Un réseau local pour vos ordinateurs (N° 442 sept)

Nos lecteurs voudront bien nous excuser d'une inversion entre deux programmes présentant certaines similitudes. Ces programmes sont ceux présentés aux figures 13 et 20.

CALENDRIER DES STAGES

RI	ÉFÉRENCE	INTITULÉ DES STAGES	DATES DES STAGES	COÛT DU STAGE
E	E.10 E.11 E.12 E.13 E.20 E.21 E.22 E.23	ÉLECTRONIQUE GÉNÉRALE Lois de l'électricité - Les mesures en électronique - Utilisation de l'oscilloscope Utilisation des résistances, des condensateurs et des selfs - La diode et ses appl La diode Zéner L'amplification à transistor (montages de base) U.J.TF.E.T Thyristors Rappels sur l'amplification à transistors - Montages particuliers Amplificateur opérationnel et ses applications Commutation - Générateurs de signaux Les alimentations	du 21/01/85 au 25/01/85 du 18/02/85 au 22/02/85 du 18/03/85 au 22/03/85 du 22/04/85 au 26/04/85 du 23/09/85 au 27/09/85 du 21/10/85 au 25/10/85 du 18/11/85 au 22/11/85 du16/12/85 au 20/12/85	2 650 F HT 2 650 F HT
J	J.1 J.2 J.3 J.4 J.5	MICROINFORMATIQUE Circuits intégrés de la microinformatique - Microprogrammation Étude et programmation d'un microprocesseur 8 bits Les interfaces des microprocesseurs (Microprocesseur 6502) Microinformatique industrielle Les microprocesseurs 16 bits	du 14/01/85 au 18/01/85 du 18/02/85 au 22/02/85 du 22/04/85 au 26/04/85 du 20/05/85 au 24/05/85 du 24/06/85 au 28/06/85	3 650 F HT 3 650 F HT 3 650 F HT 3 650 F HT 3 650 F HT
L	L.10 L.11 L.12 L.13	FONCTIONS LOGIQUES ET AUTOMATES Les fonctions logiques combinatoires Les fonctions logiques séquentielles synchrones Les automates programmables (1 ^{re} partie) Les automates programmables (2 ^e Partie)	du 28/01/85 au 01/02/85 du 25/02/85 au 01/03/85 du 15/04/85 au 19/04/85 du 10/06/85 au 14/06/85	2 650 F HT 2 650 F HT 2 650 F HT 2 650 F HT
М	M.10 M.11 M.12	LA LOGIQUE ET SA MAINTENANCE Étude et maintenance en Logique Combinatoire - Optoélectronique - Convertisseur A/N et N/A Étude et maintenance des circuits - Logique séquentielle Aide à la maintenance des systèmes à microprocesseurs	du 20/05/85 au 24/05/85 du 24/06/85 au 28/06/85 du 07/10/85 au 11/10/85	2 800 F HT 2 800 F HT 2 800 F HT
0	0.1	INITIATION A L'UTILISATION D'UN SYSTÈME MICROINFORMATIQUE	les 14 - 21 - 28 janv. 85 les 11 - 18 - 25 mars 85	2 000 F HT 2 000 F HT
PR	PR.1 PR.2	Le développement logiciel pour processus industriel	du 18/03/85 au 22/03/85 du 03/06/85 au 07/06/85	3 650 F HT 5 000 F HT

84 - L'ANNEE DU KIT

service de vos hobbies



CENTRALE ALARME POUR MAISON DESTINEE A PROTEGER VOTRE MAISON OU APPARTEMENT CETTE ALARME, UNE FOIS MISE EN ROUTE, VOUS LAISSE 3 MN POUR QUITTER VOTRE HABITATION

280.00 F

23 CHENILLARD 8 VOIES MULTIPROGRAMMES 512 FONCTIONS DEFILENT L UNE APRES L AUTRE CE CHENILLARD CUMULE A PEUT PRES TOUS LES EFFETS QUE L ON PEUT REALISER AVEC 8 SPOTS OU GROUPE DE SPOTS

390.00 F

34 BARRIERE A ULTRA-SONS PORTEE 15 M EMETTEUR, RECEPTEUR - ALIMENTATION 12V FREQUENCE EMISE 40KHZ SORTIE SUR RELAIS 5A

165,00 F

37 ALARME ULTRA-SON PAR EFFET DOPPLER SORTIE SUR RELAIS

230.00 F

40 STROBOSCOPE 150 JOULES

VITESSE DES ECLATS REGLABLE, 1 TUBE A ECLATS

150.00 F

43 STROBOSCOPE 2 X 150 JOULES VITESSE REGLABLE 2 TUBES A ECLATS

250,00 F

49 ALIMENTATION STABILISEE A 24 V 1.5 A -AVEC TRANSFO

140.00 F

68.00 F

56 ANTIVOL AUTO 3 TEMPORISATIONS

91 FREQUENCEMETRE DIGITAL 10HZ A 5MHZ PREMET LA MESURE DE FREQUENCES COMPRISES ENTRE 10HZ ET 5MHZ, AVEC LA PRECISION DU SECTEUR 10⁻⁴. L'AFFICHAGE EST REALISE A L'AIDE DE 4 AFFICHEURS 7 SEGMENTS UN COMMU TATEUR PERMET DE CHOISIR 3 GAMMES DE MESURES HZ x 10 HZ x 100 HZ x 1000.

245.00 F

93 PREAMPLI MICRO VOLUME REGLABLE

● 40.00 F

94 PREAMPLI GUITARE VOLUME REGLABLE

39.00 F

98 TUNER FM

@250.00F PERMET DE RECEVOIR EN PLUS DE LA BANDE FM ALA BANDE 80 MHZ RADIO, TELEPHONE POLICE ETC.

99 BLOC DE COMPTAGE DE 0 A 9999 ACCES AUX COMPTAGES A LA REMISE A ZERO A L' ALLU DES AFFICHEURS EXEMPLES D' APPLICATIONS

180.00 F

102 MIXAGE POUR 2 PLATINES MAGNETIQUES
REGLÁGE PAR POTENTIOMETRES RECTILIGNES
ALIM. 9 A 15V
180 00 F 180.00 F

104 CAPACIMETRE DIGITAL PAR 3 AFFICHEURS 7 SEGMENTS DE 100 PF A 1000/FF

210.00 F

11

M

3

3

106 GENERATEUR 9 RYTHMES

5 INSTRUMENTS AVEC UN AMPLI CONTROL SELECTION DES RYTHMES PAR TOUCH-CONTROL REGLAGES TEMPO ET VOLUME 255.00 F

107 AMPL I 80 W FFFICACES

295.00 F

114 BASE DE TEMPS A QUARTZ 50HZ

ALIMENTATION 5 A 12V

● 78.00 F

130 SIRENE ELECTRONIQUE MULTIPLE IMITE TOUTES LES SIRENES

SIRENE INCENDIE POLICE AMPRICAINE SPACIALE ETC. ALIMENTATION 9 A 12V 88.00 F

135 TRUCAGE ELECTRONIQUE

PERMET DIMITER DES BRUITS DE SIRÈNE D'EXPLOSION DE DETONATION D'ACCELERATION MOTO, VOITURE ETC 230.00 F

142 MICRO TIMER PROGRAMMABLE A MICRO PROCESSEUR

Exemples d'application :

Contrôle du chauffage sur la sortie 1. Mise en route du chauffage à 5 h du matin. arrêt à 9 h, remise en route à 17 h, arrêt à 23 h. et cela tous les pours ouvrables de la semaine (du lund: au vendred) le samedir et le dimanche. Le chauffage reste toute la journée, donc mise en route à 5 h du matin, arrêt à 23 h.


Sur surtie et, commande d'un buzzer pour le réveil du lundi au vendredi à 7 h jusqu à 7 h 10, pas de réveil le samedi et le dimanche.

Sortie 3, commande de la râdio de 7 h 20 à 8 h 20, du lundi au vendredi de 7 h 10 à 8 h 10, le samedi et le dimanche de 9 h 30 à 10 n 30.

avec son boitier 490.00 F

148 EQUALIZER STEREO

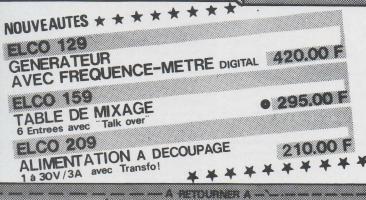REGLAGE PAR POTENTIOMETRES RECTILIGNES 6 VOIES 225.00 F



ELECTROME 17 RUE FONDAUDEGE • 33000 BORDEAUX • Tel.: (56) 52.14.18 •

☐ Je désire recevoir documentation sur les 200 kits ELCO Ci-joint 3 F en timbres.

☐ Je désire commander le kit ELCO. n°_

en chèque

mandat mandat

ADRESSE _

NOM _

en C.R. (+ 20F de port, et frais en vidueur si C.R.)

MIXAGE GUITARE POUR 5 ENTREES GUITARE QU MICRO 1 ENTREE ORGUE OU AUTRE 151 D ENTREE REGLABLE SUR CHAQUE ENTREE

215.00 F

160 TABLE DE MIXAGE STEREO A 6 ENTREES 2 PLATINES MAGNETIQUES 2 MICRO 2 AUXILIAIRES

201 FREQUENCEMETRE DIGITAL 50 MHZ

6 AFFICHEURS 13 MM , 0-50 MHZ PILOTE PAR QUARTZ DEAL POUR CIBISTES 375.00 F

202 THERMOSTAT DIGITAL DE 0 - 99"
PERMET LA MISE EN MEMOIRE D UNE TEMPERATURE
DE DECLANCHEMENT DU CHAUFFAGE ET UNE TEMPERATURE D ARRET IDEAL POUR CHAUFFAGE AQUARIUM, AIR CONDITIONNE VOITURE, ETC...

225.00 F

203 IDEM 202 MAIS AVEC 2 CYCLES D HYSTERESIS

260.00 F

204VOLTMETRE DIGITAL A MEMOIRE -3 GAMMES PERMET DE COMMUTER UN RELAIS LORSQUE L ON ATTEINT LA VALEUR DE LA TENSION EN MEMOIRE 195.00 F

205 ALIMENTATION STABILISEE -0 à 24V-1.5A-AVEC AFFICHAGE DIGITAL DE LA TENSION, DU COURANT -3 GAMMES DE TENSION-

-3 GAMMES DE TENSION-INDISPENSABLE AU LABO OU A L' AMATEUR 250.00 F

206 THERMOMETRE DIGITAL A MEMOIRE -0 99-ENCLENCHE UN RELAIS LORSQUE LA TEMPERATURE MEMOIRE EST ATTEINTE 190.00 F

207REVERBERATION LOGIQUE SANS RESSORT, S'ADAPTE SUR MICRO CB, MICRO NORMAL VOLUME REGLABLE RETARD REGLABLE DE 0.1 A 2 SECONDES 220.00 F

208 AMPLI STEREO 2 X 70W MUSIQUE 35W EFF AVEC CORRECTEUR TONALITE BALANCE VOLUME PREAMPLI RIAA COMMUTATEUR POUR LA SELECTION DES ENTREES 440.00 F

NEWVEAUTE:



une Alarme Auto un Ampii 120 W
une Unite de Comptage
un Emetteur CB
un Chenillard 10 voies
une Alimentation à découpage un Ampli 120 W et plus de 50 autres montages pour faire le plein d'idées...

PROFESSIONNELLE A DES PRIX GRAND PUBLIC OUR 1984 THERMOSTAT DIGITAL 0 99 SORTIE RELAIS 2 CYCLES REGLABLES AMPLI 25 W EFFICACE 69.- F 160.-ALLUMAGE A DECHARGE CAPACITIVE 82 130.- F 71 AMPLI STEREO 2X25 W EFFICACE 210.- F RECEPTEUR SUPPLEMENTAIRE POUR TELECOMMANDE CODEE 130.- F 72 ANTIVOL DE VILLA 120 - F TABLE DE MIXAGE STEREO 6 ENTREES 230.- F BRUITEUR ... TRAIN, EXPLOSION, SIRENE... 180.- F MODULATEUR CHENILLARD 4 VOIES PASSE DE LA FONCTION CHENILLARD A MODUL MICRO GRACE A UN INVERSEUR 2048 programmes ALIM LABO 0-28 V/2A REGLABLE A AFFICHAGE DIGITAL AVEC TRANSFO 230.- F INTERPHONE MOTO 130.- F enchainables VARIATEUR DE VITESSE POUR PERCEUSE DE 6 A 15V 2A > 73 EMETTEUR FM 3 W 100.- F 80.- F Vitesse reglable ORGUE LUMINEUX 180 - F 76 CHENILLARD 8 CANAUX 2048 FONCTIONS VITESSE REGL ALIMENTATION 220V 340.- F Visualisation 89 STROBOSCOPE MUSICAL 140 - F par leds TIMER A MICROPROCESSEUR 4 SORTIES ALIM. 220V AVEC BOITIER 450.- F 595.- F 90 AMPLI 240 W EFFICACE SUR 8 Alimentation 130.- F 78 RECEPTEUR FM AVEC AMPLI 8 W 80 - F 91 TEMPORISATEUR D'ALARME 79 TELECOMMANDE CODEE 92 TRACEUR DE COURBES PNP ET NPN 220 - F 80 TRUQUEUR DE VOIES 55.- F 93 BASE DE TEMPS 4 MHz - 1 Hz INSTRUMENT DE MUSIQUE N'ACHETEZ PLUS SANS SAVOIR GRADATEUR DE LUMIERE ______ 35,00 F STROBOSCOPE 60 JOULES avec lampe, vitesse réglable ____ 100,00 F LABYRINTHE ELECTRONIQUE ALIMENTATION 1 à 12V 500mA avec son transfo_ CHENILLARD 4 CANAUX sortie sur triacs vitesse réglable BLOC DE COMPTAGE DIGITAL affichage 13mm 100.00 F compte les objets de 2 à 99qui passent devant la photorésistance RECUEIL () KP 1815 100.00 F 80.00 F TEMPORISATEUR DIGITAL DE 0 à 40mn affiche secondes et minutes commute un buzzer une fois le temps écoule RECUEIL @KP16 & 33 RECUEIL 3 KP34 a 49 95.00 F - 100.00 F MODULATEUR 3 CANAUX DECLENCHE PAR MICRO CHENILLARD 8 VOIES PROGRAMMABLE PREAMPLIFICATEUR - CORRECTEUR DE TONALITE . HORLOGE DIGITALE REVEIL neure minumentation par trans 180 00 F -140.00 F BOOSTER 15W EFFICACES POUR AUTO _ 85.00 F CLIGNOTANT 2 VOIES sortie sur triac CLAP CONTROL ou relais à mêmoire un claquement de main la lumère s'allume GENERATEUR A 6 TONS REGLABLES 135.00 F 80.00 F 51 52 PREAMPLI STEREO MINI K7_ RECEPTEUR CB SUPERHETERODYNE à sicuits intégr 40.00 F un autre elle s'éteind _ 75.00 F PREAMPLI MICRO MINI TUNER FM A VARICAP AVEC AMPLI 120.00 F CHENILLARD MODULATEUR A MICRO 4 CANAUX passe automatiquement en chenillard dés qu'il n y a plus 61.00 F THERMOMETRE DIGITAL de 0 à 99 sortie sur 2 afficheurs 15 mm pour la voiture 36 DETECTEUR PHOTO ELECTRIQUE sortie sur relais 5A _ 75.00 F 180.00 F TEMPORISATEUR regiage de () à 5mn sortie sur relais 5A _____ 75.00 F INTERPHONE 2 POSTES alimentation 9V sans les HP ____ 51.00 F GENERATEUR 1Hz a 500KHz Triangle Sinus Carre Ideal pour le labo ou le bricolage EMETTEUR 27MHz modulation amplitude 55 AMPLIFICATEUR 3 W STEREO POUR WALKMAN 37 125.00 F AMPLI TELEPHONIQUE avec capteur et haut parleur 68.00 F° 56.00 F° 110.00 F° 72.00 F 90.00 F AMPLI 10W VU-METRE STEREO permet de remplacer le traditionnel vu-metre par une serie de 5 léds s'illuminant en toniction 170.00 F° AMPLI 35W etti AMPLI STEREO 2 X 10W . THERMOMETRE 16 LEDS 125.00 F 90.00 F SIRENE DE POLICE 25W 12V 43.00 F DETECTEUR D'APPROCHE 65.00 F PREAMPLI MICRO POUR MODULATEUR alimentation 220 v. 50.00 F PREAMPLIFICATEUR pur cellule magnetique 85 00 F VOLTMETRE DIGITAL 0 à 99V ______ INTERPHONE SECTEUR la paire ____ CORRECTEUR DE TONALITE permet d'adapter le son AMPLI RE 2W ce de chacun par l'intermediaire d'une correction 220.00 F INJECTEUR DE SIGNAL .. 35.00 F TUNER FM STEREO CARILLON 24 AIRS à micropro cesseu 220.00 EQUALIZER MONO 6 FILTRES permet l'adaptation d'une sono ou autre au local d'écoute la position des curseurs de l'equalizer de l'equalizer EMETTEUR FM EXPERIMENTAL 44 00 F 145.00 F 35.00 F CARILLON REGLABLE 9 NOTES _ 85.00 F VOLTMETRE DE CONTROLE POUR BATTERIE _ 107.00 F CADENCEUR D'ESSUIE GLACE 39.00 F AMPUBOOSTER EQUALIZER délivre une pressance de faux officiales sur une alimentation de 12 y STROBOSCOPE ALTERNE 2 × 60 joules + boitier - 180.00 F COMPTE TOURS DIGITAL POUR VOITURE __ 100.00 F 180.00 F CARILLON 3 TONS DE PORTE 60.00 F **KP 65 KP 67** AMPLI 2 X 35W EFF. AVEC CORRECTEUR DE TONALITE, BALANCE ET VOLUME PHASING EFFET SPECIAL **KP 63** POUR TOUTES MICROS TOUTES SORTES DE ALARME VOITURE A EFFET 75.00 FKP 69 CAPACIMETRE DIGITAL 4 DIGITS 360.00 F DOPPLER sortie sur relais **PROTECTION** 100 pF a 999 MF avec son boitier **KP 68** 150.00 F KP 66 195.00 F **ELECTRONIQUE** ANTIVOL AUTO **FUZZ ET TREMOLO POUR TWEETERS** POUR GUITARE ELECTRIQUE SERRURE CODEE 150.00 F BARRIERE A ULTRA SONS 70.00 F portée 15m sortie sur relais 145.00 F A 4 CHIFFRES sortie sur relais 75.00 F 38,00 F

A RETOURNER A ELECTROME 17 RUE FONDAUDEGE 33000 BORDEAUX JE DESIRE .. il me la faut absolument -URGENT RECEVOIR: cette KIT PACK No: PRIX : SCHEMATHEQUE Recueil 1 KIT PACK No: PRIX LE PLEIN DIDEES 18,00F + 6F (de port) CI-JOINT CHEQUE DE 49,00 F Recueil 2 NOM. NOM 18,00F + 6F (de port) ADRESSE: **ADRESSE** Recueil 3 18.00F + 6F (de port)

103

TEL .56. 52.14.18

+20 F(PORT)

montages d'applications

■ GUIDE PRATIQUE DES MONTAGES ELECTRONIQUES

M. Archambault

Toute réalisation électronique comporte son côté purement manuel dont dépendent la qualité du montage et sa finition. De la conception des circuits imprimés jusqu'à la réalisation des façades de coffrets en passant par la fixation des composants, l'auteur donne mille trucs qui font la différence entre le montage bricolé et le montage bien fait.

144 pages.

PRIX: 69 F port compris.

VOUVEAUTE

M. ARCHAMBAULT

PRATIQUE des montages électroniques



Editions Techniques et Scientifiques Françaises

REALISEZ VOS CIRCUITS IMPRIMES ET DECORS DE PANNEAUX

P. Gueulle

Technique Poche nº 17.

Méthodes photographiques simples pour passer du dessin au circuit imprimé, sans appareil photographique ni agrandisseur. Réalisation de faces avant décoratives.

128 pages.

PRIX: 45 F port compris.

• REALISATIONS A TRANSISTORS 20 MONTAGES

B. et J. Fighiera Technique Poche nº 20.

Triangle routier lumineux – Détecteur de verglas – Radio-tuner – Relaxateur – Boîte de mixage – Haut-Parleur utilisé en microphonie – Le statomusic – Boîte de distorsion – Labyrinthe électronique – Xylophone – Détecteur de métaux...

128 pages.

PRIX: 45 F port compris.

■ MONTAGES SIMPLES ELECTRONIQUES A TRANSISTORS

F. Huré

Montages à l'usage des débutants – Réalisation des circuits imprimés – Récepteurs VHF, AM/FM, PO/GO, portatifs... – Amplificateurs basse fréquence – Amplificateur téléphonique – Radiomicrophone – Interphone – Alimentations – Temporisateur – Générateur de lumière psychédélique.

136 pages.

PRIX: 62 F port compris.

■ REUSSIR VINGT-CINQ MONTAGES A CIRCUITS INTEGRES

B. Fighiera

Présentation des circuits intégrés logiques – 5 jeux : pile ou face, dés, roulette, tir... – 6 gadgets pour la maison : carillon, commutateur digital, anti-moustiques, serrure électronique codée... – 6 appareils de mesure : générateur BF, compte-tours, jauge... – 8 montages BF et HI-FI, amplificateurs, préamplificateurs.

128 pages.

PRIX: 62 F port compris.

MONTAGES PRATIQUES A CIRCUITS INTEGRES POUR L'AMATEUR

F Huré

Cet ouvrage a pour but de démythifier le circuit intégré : les montages proposés constituent une approche de l'emploi des circuits digitaux par l'amateur – Jeux – Récepteurs et amplificateurs BF – Alimentations à circuits intégrés – Montages divers : horloges, temporisateur, millivoltmètre à displays...

136 pages.

PRIX: 66 F port compris.

MONTAGES AUTOUR D'UNE CALCULATRICE

R. Knoerr

La calculatrice électronique de poche constitue ici la base de très intéressants montages. Indicateur de vitesse pour réseaux ferroviaires et circuits routiers – Compteur téléphonique – Minuterie pour joueurs d'échecs – Chronomètre de précision – Fréquencemètre – Compte-tours digital de précision... Une introduction à la logique digitale en facilite la compréhension.

200 pages.

PRIX: 75 F port compris.

MONTAGES autour d'une CALCULATRICE

MONTAGES A CELLULES SOLAIRES


O. Bishop

De petits montages utiles ou distrayants utilisant l'énergie solaire – Alimentations solaires – Chargeurs – Récepteurs radio – Système d'éclairage, de signalisation et d'alarme – Tachymètre pour vélo – Minuteries et Chronomètres – Thermomètres – Interphones – Orgue électrique – Jeux solaires.

136 pages.

PRIX: 69 F port compris.



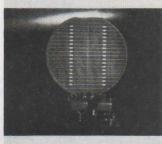

Editions Techniques et Scientifiques Françaises

■ SELECTION DE KITS

B. Fighiera

Qu'est-ce qu'un KIT? Comment identifier les composants? – La représentation schématique — Le matériel nécessaire – Notre sélection et son but – Amplificateur 2 × 40 W – Amplificateur 2 W à circuit intégré – Amplificateur 3,5 W – Amplificateur 35 W – Chronomètre électronique et 19 autres montages.

160 pages.

PRIX: 66 F port compris.

espions électroniques

ESPIONS ELECTRONIQUES MICROMINIATURES

G. Wahl

Technique Poche nº 18.

Micro-espion alimenté par une pomme – Ernetteur radiogoniométrique – Micro-espion téléphonique – Micro-brouilleur – Expériences de bio-électricité – Sondes pour ondes cérébrales...

128 pages.

PRIX: 45 F port compris.

MINI-ESPIONS A REALISER SOI-MEME

G. Wahl

Technique Poche nº 35.

Montages utilisant des composants très courants. Emetteurs: espions OM, VHF, de puissance, FM etc. – Pistage des véhicules – Alimentations secteur et convertisseurs de tension – Techniques défensives: mesureurs de champs, générateurs de brouillage... – Codeurs/ décodeurs pour la parole.

112 pages.

PRIX: 45 F port compris.

Commande et règlement à l'ordre de la LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 43, rue de Dunkerque, 75480 Paris Cedex 10

PRIX PORT COMPRIS

Joindre un chèque bancaire ou postal à la commande.

NOUVEAUTES ETSF

COLLECTION MICRO-SYSTEMES



MAITRISEZ LE MO5 M. Oury

Si vous débutez sur MO5, cet ouvrage vous explique toutes les instructions du BASIC avec de nombreux programmes d'applications. Si vous êtes déjà initié et visez la programmation en assembleur ou la fabrication de vos propres extensions, le 6809 avec son mode d'adressage et le moniteur avec les adresses des sous-programmes sont présentés de façon détaillée.

Collection Micro-Systèmes. N° 16. 200 p. Format 15 × 21. Prix: 96 F port compris.



BUS IEEER. Gregoire

Cet ouvrage développe, de façon claire et pratique, les concepts et les principes de la communication entre micro-ordinateur et appareils programmables interfacés IEEE-488: multimètre, générateur, scrutateur... Il met l'accent, à l'aide de nombreux exemples, sur les notions essentielles qui concourent à la mise au point des logiciels d'applications: format des messages, terminateur, syntaxe des commandes.

Collection Micro-Systèmes. N° 15. 288 p. Format 15 × 21.

Prix: 143 F port compris.



VOTRE ORDINATEUR ET LA TELEMATIQUE

P. Gueulle

L'informatique individuelle est souvent synonyme d'informatique « solitaire ». La télématique, qui permet la communication entre ordinateurs, brise cet isolement et ouvre des perspectives passionnantes. Différents moyens, comme le téléphone ou la radio, sont à votre portée pour réaliser les équipements de transmission décrits dans cet ouvrage.

Collection Micro-Systèmes. N° 17. 128 p. Format 15 × 21. Prix: 90 F port compris.



J'APPRENDS LE BASIC M. Caut

Se servir d'un ordinateur peut paraître compliqué et réservé aux adultes. Dans ce livre, destiné aux 12 ans et plus..., guidé par un "prof sympa", on apprend le BASIC progressivement et en s'amusant. De nombreux exercices sont proposés avec leurs corrections.

Coll. Micro-Systèmes N° 13. 128 p. Format 15 × 21. Prix : 75 F port compris.



CONNAISSEZ-VOUS MACINTOSH?

P. Courbier

Destiné à des utilisateurs non informaticiens cet ouvrage illustré par 75 vues d'écran, propose une présentation simple et claire du matériel et des principaux logiciels : traitement de textes, dessin assisté par ordinateur, gestion de comptabilité, de fichiers, de plannings... et des jeux. L'auteur a réalisé lui-même la composition typographique et la mise en page de ce livre sur Macintosh. Collection Micro-Systèmes n° 18. 144 p. Format 15 × 21. Prix 90 F port compris.



LA MICRO, C'EST PAS SORCIER! C. Malosse C. Tasset P. Pr

C. Malosse, C. Tasset, P. Prut

Cet ouvrage se lit (presque!) comme un roman. Il répond, avec clarté et humour, à toutes les questions que vous vous posez sur la micro-informatique. Le matériel, les langages, le « jargon » n'auront plus de secret pour vous et vous pourrez alors, sans appréhension, pratiquer la micro-informatique.

Coll. Micro-Systèmes, N°14. 128 p. Format 15 × 21.
Prix: 82 F port compris.

Commande et règlement à l'ordre de la LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 43, rue de Dunkerque, 75480 Paris Cedex 10

PRIX PORT COMPRIS

Joindre un chèque bancaire ou postal à la commande.

SABONNER?





COMBIEN?

Parce que s'abonner à "RADIO PLANS"

- C'est plus simple,
 - plus pratique,
 - plus économique.

C'est plus simple

- un seul geste, en une seule fois,
- remplir soigneusement cette page pour vous assurer du service régulier de RADIO PLANS

C'est plus pratique

• chez vous!

dès sa parution, c'est la certitude de lire régulièrement notre revue

- sans risque de l'oublier, ou de s'y prendre trop tard,
- sans avoir besoin de se déplacer.

En détachant cette page, après l'avoir remplie,

- ●en la retournant à: RADIO PLANS 2 à 12, rue de Bellevue 75940 PARIS Cédex 19
- ou en la remettant à votre marchand de journaux habituel. Mettre une X dans les cases X

Mettre une X dans les cases ci-dessous et ci-contre correspondantes:

- Je m'abonne pour la première fois à partir du n° paraissant au mois de
- Je renouvelle mon abonnement et je joins ma dernière étiquette d'envoi.

Je joins à cette demande la somme de Frs par:

- ☐ chèque postal, sans n° de CCP☐ chèque bancaire,
- mandat-lettre
- à l'ordre de: RADIO PLANS

RADIO PLANS (12 numéros) 1 an □ 112,00 F France

1 an ☐ 112,00 F France 1 an ☐ 205,00 F Etranger

(Tarifs des abonnements France: TVA récupérable 4%, frais de port inclus. Tarifs des abonnements Etranger: exonérés de taxe, frais de port inclus).

ATTENTION! Pour les changements d'adresse, joignez la dernière étiquette d'envoi, ou à défaut, l'ancienne adresse accompagnée de la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des références complètes de votre nouvelle adresse. Pour tous renseignements ou réclamations concernant votre abonnement, joindre la dernière étiquette d'envoi.

Complément d'adresse (Résidence, Chez M.., Bâtiment, Escalier, etc...)

N° et Rue ou Lieu-Dit

Code Postal

Ville

Rania Plans

LES COMPOSANTS A LA CARTE

M. MOOSAVI 1, rue Chanoine Gage F68300 SAINT-LOUIS

(89) 67.06.24

TOUTE L'ÉLECTRONIQUE

12, rue Castilhon 34000 MONTPELLIER

Tél.: (67) 58.68.94 - Télex 490-892

Spécialiste des composants électroniques et de la vente par

Tarif 84 B contre 4 F - Livraison rapide

TARTARAS - 42800 RIVE DE GIER

Tél.: (77) 75.80.56

MEDELOR

RECEVEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 84-85

Contre 10,50 F en chèque ou timbres poste

ELECTRON SHOP

20, avenue de la République 63100 CLERMONT-FERRAND Tél.: (73) 92.73.11

Electronique pour amateurs - Composants - Kits - Radio et C.B. -Détecteurs de métaux - Appareils de mesures

CORAMA

Composants électroniques, Hauts-parleurs : AUDAX, SIARE, VI-SATON Kits électroniques, Kit PLUS, ELCO, ASSO, Kit PACK IMD.

51, cours Vitton - Tél. : (7) 889.06.35 69006 LYON

Ouvert du Mardi au Samedi 9 h à 12 h - 14 h à 19 h (Vente au comptoir et par correspondance)

Votre publicité

Rens.: 200.33.05

VENTE PAR CORRESPONDANCE: 11, RUE DE LA CLEF - 59800 LILLE - Tél. (20) 55.98.98

de 500 F • Contre-remboursement : Frais d'emballage et de por cert Le lundi après-midi de 15 h à 19 H Tel. (20) 55.98.98, Telex 820939 F



LE PLUS MODERNE DES ALLUMAGES ELECTRONIQUES

Notre système utilise les circuits les plus récents développés par les américains en électronique automobile. Son principal avantage réside dans l'exploitation maximale des possibilités de la bobine d'allumage. Energie constante et "DWELL" ajusté automatiquement à tous

les régimes.

- Grande souplesse du moteur - Nervosité accrue
- Réduction de consommation - Boitier compact - Idéal pour auto-moto-bateau, etc... Documentation détaillée sur simple demande

Le kit complet, fourni avec bobine d'allumage spéciale "MOTRON"réf. 15.31.6010 520,00 F

THERMOMETRE DIGITAL AUTONOME

INDISPENSABLE! **ECONOMIQUE**



Près de 6 mois de fonctionnement ininterrompu sur une pile de 9 v.!

(Résolution : 0,1 °C)

LE KIT (1 sonde)réf. 15.29.0521 275,00 F

+ commut.) réf. 15.29.0524 320.00 F

SALON DE LA MESURE EN KIT

- CAPACIMETRE DIGITAL EN KIT



Permet de mesurer les condensateurs de tous types ainsi que les diodes VARICAP, de 0,5 pF à 20.000 F. Affichage LCD.

Le kit complet avec coffret spécial et face avant gravéeréf. 15.29.0681 695,00 F

- GENERATEUR D'IMPULSIONS EN KIT

Impulsions de 100 ns à 1 s. Intervalle variable de 100 ns à 1 s. Sortie variable de 2 à 15 V et TTL. Le kit complet avec coffret

et face avant gravéeréf. 15.29.0702 750,00 F

GENERATEUR DE FONCTIONS



Caractéristiques

principales:
- gammes de fréquences:
de 10 Hz à 220 kHz en
8 gammes (échelle linéaire)
- signaux délivrés: sinus, carré, triangle, dents de scie

et impulsions.

Tension de sortie : ajustable de 0 à 1 V. eff. en 3 gammes, plus ne sortie TTL - Distorsion en sinus : 0,5 %.

une sortie TTL - Distorsion en sinus : 0,5 %. Notre kit est livré complet avec circuit imprimé sérigraphié, coffret spécial peint, face avant percée et gravée, boutons, notice et accessoires au

PRIX SPECIAL deréf. 15.29.0011 475,00 F

L'OUVRAGE DE REFERENCE! **CATALOGUE SELECTRONIC 84-85**

Retournez le bon de réservation ci-contre à : SELECTRONIC: 11, rue de la Clef, 59800 LILLE

Je désire recevoir le catalogue SELECTRONIC 84-85. Ci-joint 12 F en timbres postes. (Parution : Octobre 84)

Nom	. Prénom	
Adresse		
Code postal Ville		

LES COMPOSANTS A LA CARTE

Le Villard 74550 PERRIGNIER Tél.: (50) 72.76.56

IMPRELEC

Fabrication de circuits imprimés simple et double face, à l'unité ou en série - Marquage scotchcal - Qualité professionnelle

Composants électroniques Micro-informatique

J. REBOUL

34, rue d'Arène - 25000 BESANÇON

Tél.: (81) 81.02.19 et 81.20.22 - Télex 360593 Code 0542 Magasin industrie: 72, rue de Trépillot - Besançon Tél.: 81/50.14.85

CHOLET COMPOSANTS ELECTRONIQUES

Pour mieux vous servir à partir du 1er septembre une autre adresse :

2, rue Emilio-Castelar 75012 Paris - Tél. : 342.14.34.

ELECTRONIC DISTRIBUTION

13, rue F. Arago 97110 Pointe à Pitre - GUADELOUPE Tél.: (590) 82.91.01 - Télex 919.907

Distribue: JELT - H.P - divers - Kits - Composants électroniques - Département librairie.

HI-FI DIFFUSION

06

19, rue Tonduti de l'Escarène 06000 NICE Tél.: (93) 80.50.50. et 62.33.44.

Distribution de composants électroniques - Matériel électronique - Mesures - Jeux de lumière - Sono.

WIGI DIFFUSIONS

68

7, rue de la Loi **68100 MULHOUSE** Tél.: (89) 46.14.56

Composants électroniques - Kits professionnels (ELIN-COM) - Kits amateurs (TSM - JOK - ELCO - JOSTY -PACK...) Sce Réparations - Réalisations CI

ELECTRO-SHOP

1, rue Consolat 13001 MARSEILLE (Métro : RÉFORMÉS) Tél.: (91) 08.18.00

Composants électroniques - Kits - Mesures - Outillage - Micro-informatique - Dépannages informatiques...

ROGELEC

Centre Commercial Fénelon Place Emilien-Imbert 46000 CAHORS Tél.: (65) 30.14.92

Kits - composants - H.F. - etc...

KANTELEC DISTRIBUTION

26, rue du Général Galliéni 97200 FORT de FRANCE - MARTINIQUE

Tél.: (596) 71.92.36

Distribue JELT - Composants électroniques - Kits - H.P. Résistances - Condensateurs - Département librairie.

> LA LIBRAIRIE DE L'INFORMATIQUE

46

Vous offre sur catalogue gratuit Nº 6 tous titres, auteurs, niveaux, matériels.

Ventre par correspondance - Ecrire à :

FORMATOR Librairie 96, rue du Faubourg Poissonnière **75010 PARIS**

LOISIRS

3, rue du Colonel-de-Bange 78150 LE CHESNAY

Tél.: 955.57.14

Kits - Composants électroniques - Librairie - Outillage -Coffrets - H.P. - Produits C.I. imprimés - Mesure - Jeux de lumière - Casques - Micros - Tables de mixage

ouvert du mardi au samedi de 9 h 20-12 h - 14 h 30-19 h

Annonceurs de novembre 1984

Réservez votre espace publicitaire avant le 27 septembre 1984

Tél.: 200.33.05

LES COMPOSANTS A LA CARTE

A VALENCIENNES

Composants professionnels et grand public

- Mesure - Outiliage -

EXPÉDITION LE JOUR MÊME DE TOUTES COMMANDES TÉLÉPHONIQUES PASSÉES **AVANT 16 H**

70, Av. de Verdun 59300 Valenciennes

ouvert du Mardi au Samedi9 h à 12 h 30 - 14 h à 19 h 30

CLECTRONIQUE

Permanence le lundi après-midi

Tél.: 21/02.81.48

C B TRONIC

78, rue Salengro - 62330 ISBERGUES

Composants électroniques - Fers à souder JBC -Appareils de mesures - Coffrets Teko - Produits KF -Kits alarmes voitures - A DES SUPERS PRIX

TOUT POUR LA RADIO Électronique

66, Cours Lafayette 69003 LYON

Tél.: (7) 860.26.23

matériels électroniques - composants - pièces détachées - mesures micro-ordinateurs - kits - alarmes -Hifi - sono - CB - librairie.

OUVEAU à NIOR

59, rue d'Alsace

79000 NIORT - Tél. : (49) 24.69.16

Les composants ne sont pas toujours rares et chers. Pour vous en assurer :

HEXATRONIX

B.P. 40 78730 SAINT-ARNOULT Tél.: (1) 621.60.08

(vente par correspondance uniquement)

Annonceurs de novembre 1984

Réservez votre espace publicitaire avant le 27 septembre 1984

Tél.: 200.33.05

SYPER

ELECTRONIC

IMPORTANT CHOIX DE PIÈCES ET COMPOSANTS JAPONAIS REMISES AUX PROFESSIONNELS

PIECES DETACHEES

Télex : 218 488 F

AUREX JVC VIDEO

Sansui PIONEER

SILVER

SONY Technics

TOSHIBA

MATÉRIELS POUR SONORISATION

ENCEINTES ET CHATEAUX AMPLIS - ÉQUALIZERS - FILTRES ACTIFS JEUX DE LUMIÈRE

EN KITS OU MONTÉS

Démonstrations permanentes

Du mardi au vendredi de 12 h à 18 h Le samedi de 9 h à 12 h - 15 h à 19 h

7 bis, rue Denis Couturier 93100 MONTREUIL - Tél.: 287.26.46

Av. de la Paix **67000 STRASBOURG** Tél.: (88) 36.75.38

Composants de qualité - Le plus grand choix - Les plus grandes marques - Aux meilleurs prix TTC.

Spécialiste de la vente par correspondance - Catalogue avec données contre 15 F en timbres.

ETS MAJCHRZAK

107, rue P. Güeysse 56100 LORIENT

Tél.: (97) 21.37.03

Télex: 950.017 F

56

ouvert tous les jours sauf le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

kits et composants

La Garenne Colombes 1 Place de Belgique

785.05.25

LA LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO

43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS Tél.: 878.09.92 Le plus grand choix d'ouvrages techniques radio - électricité - électronique - micro-ordinateur - etc.

et de librairie générale:

littérature - voyages - livres d'art - ouvrages pour la jeunesse

Magasin ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h (sans interruption)

PA....petites annonces

La rubrique petites annonces de Radios Plans est ouverte à tous nos lecteurs pour toute offre d'achat, de vente, d'échange de matériel ou demande de renseignements inter-lecteurs.

Ce service est offert gratuitement une fois par an à tous nos abonnés (joindre la dernière étiquette-adresse de la revue). Les annonces doivent être rédigées sur la grille-annonce insérée dans cette rubrique. Le texte doit nous parvenir avant le 30 du mois précédant la parution, accompagné du paiement par CCP ou chèque bancaire.

A vendre: R 14 blanche, année 1980, 58 000 km. Bon état général: 18 000 F. Tél. après 19 h: 281,24,07.

Il nous reste quelques L'ecteurs compact-disc laser de - Haute musicalité - Haut de gamme. Prix sacrifiés : 2500 F T.T.C., si vous êtes intéressés. Tél. : 535.73.96.

Vends: SPE 5 complète 220 V, bon état, à prendre sur place 300 F.
Achète: tous déchets électroniques, ordinateurs à la casse, tous métaux bruts et précieux. CJ Métaux, Chemin des Postes, 95500 Bonneuil-en-France. Tél.: (1) 867.56.56.

Vds occasion RAM, type 4116, 16 Kb, boitier ceram, prof. T.A. × 200 ns, TC=375 n S. Dissip. = 350 mW. Fonct., garanti, par. 16 dans le même type (TMS 4116-20, NPD 416 D, MM 5290 J.3, Hm 4716 A-3), soit 32 K btes 150 F. J. Gabbai, 7, av. des Amandiers 95350 St-Brice s/Forêt. Tél.: (3) 419.96.12. Réalisé connection entre VGS 16 K et carte expansion MDX-2 (pour TRS-80).

Vends oscilloscope Hameg HM 203 (2×20 MHZ) + 2sondes 1:1 et 1:10. Matériel neuf très peu servi. Prix: 3 000 F. M. Poulet Ph. 57, rue des Vignes Valescure, 83700 St-Raphaël. Tél.: (94) 51.12.09 H.B.

Vds TVC 36 cm Radiola S.G., Oric Atmos 48 K, avec livres et logiciels S.G. Prix à débattre. Hediard M. 67, rue Massacre Bât. A 27400 Louviers. Tél.: (32) 40.73.84 après 18 heures.

Urgent: cherche Imprim. ZX Printer + bloc têtes perfectone EP 6A + bloc têtes stéréo Belin F 14 SB + Faders Elcom SN 162 A. Tél. après 19 h (84) 75.02.59. Alary 59, r. B/Bouvier 70000 Vesoul.

Vds Sharp PC 1211 CE 122, relais semiconducteurs, condensateurs, résistances LDR HP, livres, etc. Prix très intéressants. Liste contre enveloppe timbrée. M. Oudort, 13, rue des Mariniers, 68400 Riedisheim.

Jeune technicienne sono dynamique, cherche responsabilités techniques ds radios, studio d'enregist. ou autres, libre immédiatement, étudierait ttes propositions. M.F. Adam, 1, rue J.B. Corot Villebon-S/Yvette 91920 Palaiseau (6) 010.42.57.

Vds $Z \times 81 + 6$ K + carte coul. + nbrx livres + cassette (pilote) le tout 1 300 F. R. Peltier, 44, rue des Hauts-St-Jean 49500 Sègre.

Vends oscilloscope bicourbé Schlumberger 5023 avec 2 sondes visible Nantes. Tél.: (40) 93.35.75.

Vds tout mat. pour Microkit 09 de led. 600 F. Gene GF1. 500 F Eprom 2716: 25 F, 220 F les 10, 2732: 50 F. Série 6800. Divers TTL. Tél. après 19 h. François (1) 237.05.91.

Vend Walkman + HP valeur 450 F, vendu 300 F, 1 mois. Tél. : (26) 74.40.21.

Vends matériels photo botitier Nikon, objectifs 50 135. 300 Flash, etc., val. 5 000 F, vendu 3 000 F. Vends oscillo HP 175 A BT retardée 50 MHZ, 2 traces. 2 500 F. M. COET, 99, rue des Geraniums 02120 Guise.

Urgent, sacrifie cause départ, jeux de cir. impr + mem. + schéma 6809, hard : UC + M64 K + horl. + vid. + clav. + inter., disk + 2 - RS 232 + imprim. + monit. vidéo soft : dos, basic, édit., TXT, vi. calc. mat. abs. neuf 3 500 F. Tél. : 857.29.85.



BON A DÉCOUPER ET A RETOURNER, ACCOMPAGNÉ DE SON RÈGLEMENT A


RADIO PLANS SERVICE P.A. S.A.P. 70, RUE COMPANS, 75019 PARIS. TÉL.: 200.33.05

NOM	PRENOM	
ADRESSE		

TEXTE DE L'ANNONCE QUE JE DÉSIRE INSÉRER DANS RADIO PLANS. ECRIRE LISIBLEMENT EN CAPITALES ET EN LAISSANT UNE CASE BLANCHE ENTRE CHAQUE MOT.

ATTENTION : le montant des petites annonces doit obligatoirement être joint au texte.

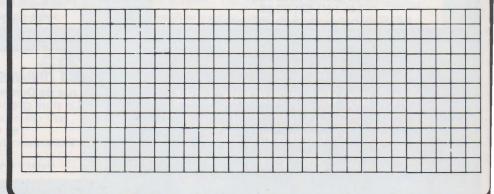TARIF: 14 F TTC, la ligne de 31 lettres, signes ou espaces.



club électronique microprocesseur reprend stages sur fonctionnement microprocesseur famille Z 80 langage, étudie assembleur, renseignements adhésion CEM, BP 47 59790 Ronchin ou tél. : (20) 88.06.62, après 18 h.

Cause double emploi, vends ordinateur Sirius, disque dur + divers. Vends lot mini kit, jeu vidéa TV, 5 jeux, fin de série et C.I.A.Y. 38500 et TMS 1965. Ecrire ou tél. pour renseignements à : A T N 260, av. de Port-Issol 83110 Sanary/Mer. Tél. : (94) 74. 48.10. Hrs

Vds codeur Secam RP 437 avec alimentation 600 F, Regène synchro vidéo Secam 2 900 F. Décodeur Palsecam RP 428 600 F. Carte dématricage RVB RP 250 F. Ampli vidéo gain 10 DB spécifique caméra et magnétoscope 650 F. Tél.: (4) 457.36.86 le soir.

Cherche schéma TV NB 611660 à lampe, marque Océanic, frais remboursés. Ecrire à M. Lagra Mohamed, cité Manauget, bloc B. 18 Debdeba W.DE Bechar. Algérie.

Vds oscillo metrix OX 710B encore sous garantie + 2 sondes + générateur BF 110 KHZ. Prix 2 500 F. Transfo tori-que (390 VA) (2×37 V). Tél. 16 (6) 026.14.20, le soir.

Vends ORIC1 48 K avec modulateur VHF N/B, peritel avec son alim. Magnétophone avec télécommande, alim. oric1 + cassettes +livres, le tout pour 2 000 F. Ecrire à M. Lacroix Auguste, Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Ascain.

Je désirerais acheter notice d'utilisation (ou photocopie) d'un oscilloscope type 545 A, en français (Tektronik). M. Dellion BCAC, 14, rue St-Dominique, 75997 Paris, armées.

Vends ORIC 1 48 K + accessoires, très bon ét. 1 500 F. Radio Sony ICF 2001 FM, 60 oc, 150 KHZ à 26,1 MHZ, BFO 6 fréquences préréglables, très bon ét. 1 300 F. Germain. Tél. : (40) 74.32.78 après 18 h.

Vends ORIC 1 48 K + moniteur couleur + doc. et accessoires pour 3 700 F. TAMBURINI. Tél.: (1) 930.90.00. (Bureau)

COPIOX, une boutique pour trouver vos composants et bien plus (casque balladeur, cassette vierge, radios etc.) Venez vite nous voir, ouverture le dimanche de 10 h à 13 h, du mardi au vendredi de 14 h à 19 h, et le samedi de 10 h à 19 h. Adresse : 6, rue des Patriarches, 75008 Paris. Tél. : 535.73.96.

Annonceurs de novembre 1984

réservez votre espace publicitaire avant le

25 septembre 1984

Tél.: 200.33.05







Installez



5, rue Ambroise Thomas **75009 PARIS** - **Tél.: 246.38.41**

à partir de 2 850 francs



La PROTECTION est notre métier. Le matériel d'alarme que nous diffusons a été sélectionné chez les meilleurs fabricants. Après étude de ces différents matériels, notre Apres etude de ces différents materiels, nour SERVICE TECHNIQUE A MIS AU POINT UN MANUEL DE MONTAGE qui vous permettra d'installer vous-même l'alarme correspondant à vos besoins, tout simplement . . .

... comme un vrai professionnel

Renseignez-vous ici



DAMI L'ESPACE MUSICALIO





chaque mois chez votre marchand de journaux

RÉPERTOIRE DES ANNONCEURS

ALBION	14
BLOUDEX	9
CD TOOLIG	
CB TRONIC	109
CHOLET COMPOSANTS	108
COMPTOIR DU LANGUEDOC	40.44
CORAMA	107
LE DEPOT	51
LE DEFOI	31
DINARD	113
DISTRONIC	100
DISTRICTION OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRES	100
EDITIONS WEKA	IIe couv.
EIDE	18
EIDE	100 100
ELECTROME	102-103
ELECTRONIC DISTRIBUTION	108
ELECTRON SHOP	107
ELECTION BITOI	107
ELECTRO PUCE ELECTRONIQUE APPLICATIONS	51
ELECTRONIQUE APPLICATIONS	16
ELECTRONIQUE DIFFUSION	
ELECTRONIQUE DIFFUSION	
ELECTRO SHOP-SODISELEC	108
E.M.E.E.	100
E. 85	
EREL	4
E.T.N.	
E.1.N.	9
E.T.S.F	18-104-105
EURELEC	46-70-79
FORMATOR	40-10-13
FORMATOR	
H.B.N.	34-35
HEXATRONIX	100
REARIRONIA	109
HIFI-DIFFUSION	108
HIFI STEREO	8
IMPORTED	400
IMPRELEC	108
INSTITUT FRANCAIS DE LA	
COMMINICATION	94
IMPRELEC INSTITUT FRANÇAIS DE LA COMMUNICATION INSTITUT PRIVE D'INFORMATIQUE	
INSTITUT PRIVE D'INFORMATIQUE	7
ISKRA	53
JELT	04
JK ELECTRONIC	109
KANTELEC DISTRIBUTION	108
TITLE DECEMBER OF THE COLOR CONTROL CO	
ZIMMDONIC	400
KITTRONIC	107
KLIATCHKO	107
KLIATCHKO	107
KLIATCHKOLAZE ELECTRONIQUE	107 13 109
KLIATCHKOLAZE ELECTRONIQUELEXTRONIC	107 13 109
KLIATCHKOLAZE ELECTRONIQUELEXTRONIC	107 13 109
KLIATCHKOLAZE ELECTRONIQUELEXTRONIC	107 13 109
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P PENTASONIC PHILIP MORRIS	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B.	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B.	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J.	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE ROGELEC	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE ROGELEC SALON DU MODELE REDUIT	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE ROGELEC SALON DU MODELE REDUIT	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE ROGELEC SALON DU MODELE REDUIT ST-QUENTIN RADIO	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE ROGELEC SALON DU MODELE REDUIT ST-QUENTIN RADIO SELECTRONIC	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE ROGELEC SALON DU MODELE REDUIT ST-QUENTIN RADIO SELECTRONIC SHOP TRONIC	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE ROGELEC SALON DU MODELE REDUIT ST-QUENTIN RADIO SELECTRONIC SHOP TRONIC SLORA	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE ROGELEC SALON DU MODELE REDUIT ST-QUENTIN RADIO SELECTRONIC SHOP TRONIC SLORA	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE ROGELEC SALON DU MODELE REDUIT ST-QUENTIN RADIO SELECTRONIC SHOP TRONIC SLORA SM ELECTRONIC	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE ROGELEC SALON DU MODELE REDUIT ST-QUENTIN RADIO SELECTRONIC SHOP TRONIC SLORA SM ELECTRONIC SOCIETE NOUVELLE RADIO PRIM	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE ROGELEC SALON DU MODELE REDUIT ST-QUENTIN RADIO SELECTRONIC SHOP TRONIC SLORA SM ELECTRONIC SOCIETE NOUVELLE RADIO PRIM	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE ROGELEC SALON DU MODELE REDUIT ST-QUENTIN RADIO SELECTRONIC SHOP TRONIC SLORA SM ELECTRONIC SOCIETE NOUVELLE RADIO PRIM SONEREL	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE ROGELEC SALON DU MODELE REDUIT ST-QUENTIN RADIO SELECTRONIC SHOP TRONIC SLORA SM ELECTRONIC SOCIETE NOUVELLE RADIO PRIM SONEREL SONO	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE ROGELEC SALON DU MODELE REDUIT ST-QUENTIN RADIO SELECTRONIC SHOP TRONIC SLORA SM ELECTRONIC SOCIETE NOUVELLE RADIO PRIM SONEREL SONO STAREL	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE ROGELEC SALON DU MODELE REDUIT ST-QUENTIN RADIO SELECTRONIC SHOP TRONIC SLORA SM ELECTRONIC SOCIETE NOUVELLE RADIO PRIM SONEREL SONO STAREL	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE ROGELEC SALON DU MODELE REDUIT ST-QUENTIN RADIO SELECTRONIC SHOP TRONIC SLORA SM ELECTRONIC SOCIETE NOUVELLE RADIO PRIM SONEREL SONO STAREL SYPER ELECTRONIC	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE ROGELEC SALON DU MODELE REDUIT ST-QUENTIN RADIO SELECTRONIC SHOP TRONIC SHOP TRONIC SHOP TRONIC SOCIETE NOUVELLE RADIO PRIM SONEREL SONO STAREL SYPER ELECTRONIC	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE ROGELEC SALON DU MODELE REDUIT ST-QUENTIN RADIO SELECTRONIC SHOP TRONIC SHOP TRONIC SLORA SM ELECTRONIC SOCIETE NOUVELLE RADIO PRIM SONEREL SONO STAREL SYPER ELECTRONIC TCICOM T.G.T.	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE ROGELEC SALON DU MODELE REDUIT ST-QUENTIN RADIO SELECTRONIC SHOP TRONIC SHOP TRONIC SOCIETE NOUVELLE RADIO PRIM SONEREL SONO STAREL SYPER ELECTRONIC TCICOM T.G.T. TOUTE L'ELECTRONIQUE	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE ROGELEC SALON DU MODELE REDUIT ST-QUENTIN RADIO SELECTRONIC SHOP TRONIC SHOP TRONIC SOCIETE NOUVELLE RADIO PRIM SONEREL SONO STAREL SYPER ELECTRONIC TCICOM T.G.T. TOUTE L'ELECTRONIQUE	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE ROGELEC SALON DU MODELE REDUIT ST-QUENTIN RADIO SELECTRONIC SHOP TRONIC SHOP TRONIC SOCIETE NOUVELLE RADIO PRIM SONEREL SONO STAREL SYPER ELECTRONIC TCICOM T.G.T. TOUTE L'ELECTRONIQUE TOUT POUR LA RADIO	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE ROGELEC SALON DU MODELE REDUIT ST-QUENTIN RADIO SELECTRONIC SHOP TRONIC SHOP TRONIC SOCIETE NOUVELLE RADIO PRIM SONEREL SONO STAREL SYPER ELECTRONIC TCICOM T.G.T. TOUTE L'ELECTRONIQUE TOUT POUR LA RADIO 3 Z	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE ROGELEC SALON DU MODELE REDUIT ST-QUENTIN RADIO SELECTRONIC SHOP TRONIC SLORA SM ELECTRONIC SOCIETE NOUVELLE RADIO PRIM SONEREL SONO STAREL SYPER ELECTRONIC TCICOM T.G.T. TOUTE L'ELECTRONIQUE TOUT POUR LA RADIO 3 Z UNIECO	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE ROGELEC SALON DU MODELE REDUIT ST-QUENTIN RADIO SELECTRONIC SHOP TRONIC SLORA SM ELECTRONIC SOCIETE NOUVELLE RADIO PRIM SONEREL SONO STAREL SYPER ELECTRONIC TCICOM T.G.T. TOUTE L'ELECTRONIQUE TOUT POUR LA RADIO 3 Z UNIECO	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE ROGELEC SALON DU MODELE REDUIT ST-QUENTIN RADIO SELECTRONIC SHOP TRONIC SLORA SM ELECTRONIC SOCIETE NOUVELLE RADIO PRIM SONEREL SONO STAREL SYPER ELECTRONIC TCICOM T.G.T. TOUTE L'ELECTRONIQUE TOUT POUR LA RADIO 3 Z UNIECO WIGI DIFFUSIONS	
KLIATCHKO LAZE ELECTRONIQUE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO MAGNETIC MAJCHRZAK MEDELOR N.M.P. PENTASONIC PHILIP MORRIS R.A.B. RADIO M.J. REBOUL ROCHE ROGELEC SALON DU MODELE REDUIT ST-QUENTIN RADIO SELECTRONIC SHOP TRONIC SLORA SM ELECTRONIC SOCIETE NOUVELLE RADIO PRIM SONEREL SONO STAREL SYPER ELECTRONIC TCICOM T.G.T. TOUTE L'ELECTRONIQUE TOUT POUR LA RADIO 3 Z UNIECO	

DECOUVREZ L'ELECTRONIQUE par la PRATIQUE

Ce cours moderne donne à tous ceux qui le veulent une compréhension exacte de l'électronique en faisant «voir et pratiquer». Sans aucune connaissance préliminaire, pas de mathématiques et fort peu de théorie.

Vous vous familiarisez d'abord avec tous les composants électroniques, puis vous apprenez par la pratique en étapes faciles (construction d'un oscilloscope et expériences) à assimiler l'essentiel de l'électronique, que ce soit pour votre plaisir ou pour préparer ou élargir une activité professionnelle.

Vous pouvez étudier tranquillement chez vous et à votre rythme. Un professeur est toujours à votre disposition pour corriger vos devoirs et vous prodiguer ses conseils. A la fin de ce cours vous aurez :

- L'oscilloscope construit par vous et qui sera votre propriété.
- Vous connaîtrez les composants électroniques, vous lirez, vous tracerez et vous comprendrez les schémas.
- Vous ferez plus de 40 expériences avec l'oscilloscope.
- Vous pourrez envisager le dépannage des appareils qui ne vous seront plus mystérieux.

TRAVAIL ou DETENTE!. C'est maintenant l'électronique

GRATUIT! Pour recevoir sans engagement notre brochure couleur 32 pages ELECTRONIQUE, remplissez (ou recopiez) ce bon et envoyez le à: DINARD TECHNIQUE ELECTRONIQUE 35800. DINARD (France)

Enseignement privé par correspondance

devenez un radio-amateur

et écoutez vivre le monde

Notre cours fera de vous un émetteur radio passionné et qualifié. Préparation à l'examen des P.T.T.

GR	ATUIT	1	notre broc	hure RADI	engagement IO-AMATEUR ez) ce bon et
le à :	DINARD				
	majuscules	S.V.P.)		
ADRES	SE				

403 C

EL 409 A

414 E 414 F 414 G 414 H

EL 415 A Capa

422 F Chenillard musical .

EL 424 G, D, E, F Progr. d'Eprom. EL 424 G. Récepteur R.C. EL 425 A-B Générateur de sons EL 425 C Récepteur F.M. 41 MHz EL 425 D-E-F Réverbération CR 80

EL 426 A Carte Interfaçage 20 sorties .
426 B Synthétiseur H.F.
426 R Récepteur R/C
426 S Sécurité batterie EL 427 ACarte de transcodage Platine TV 211,00 427 B, C, D Commutateur électronique large bande, sans coffret 1433,00

bande, sans coffret
427 I Interphone, le poste
427 E Carte microprocesseur

£280.
427 T Thermostal proportionnel.
428 T Carte Com. magnétophone
428 T Carte Com. magnétophone
428 D Extension EPRÓM ZX 81.
428 R Sommateur Vidéo

429 M Générateur de mires EL 430 A Ventilateur à thermost

431 A Module aliment.

430 T Transmission en Hi-Fi.

EL 431. Adaptateur ampéremêtre ou voltr

EL 432 A, B, C. Centrale de contrôle pour batterie 12 V. 432 D, F. Séquenceur pour caméra

.24,00 .38,00 .25,00 .17,00 20,00 56,00 12,00 9,00 22,00

20,00

30,00

27,00 14,00 13,00

7,00 16,00 16,00 19,00 46,00 10,00 7,60

88.00

52,00 44,00 78,00 10,60 24,00

3080 3086

3094 3140 3162

LF

351 357 Dil

LM 331

356-339

PRIX AU 1.10.84 DONNÉS SOUS RÉSERVE

356.... 357 B rond LM - 193 Å

317 K-LM 394 322-311 323

301-305-710 10,00 307-3041 7,60 308-317-393 10,00

380 8 p ... 380 18 p 741 CH ... 381 ... 381 ... 381 ... 382 ... 387 ... 335 H ... 391 N 60 - LM LM 2907 ... 391 N 60 ... 389 ... 309 K ... 555 ... 556 ... 565 ... 567 ... 379 ... 383 ... 318 ... 318 ... 723 ... 318 ... 723 ... 733H ... 741

741.... 747-3080

35,00 CH 15,00 24,00 18,00 1 22,00 - LM 310 35,00 26,00 25,00 6,00

.6,00 10,00 12,00 20,00 66,00 28,00 19,00 .8,00 .75,00

2778.00

2000,00 378,00 311,00 662,00 1556,00

967,00 267,00

156,00 133,00

CIRCUITS INTEGRES DIVERS
4 17.00 383T 28.00 SA:
9,40 3914 62,00 570
35,00 3915 81,00
35,00 1993 149,00 T.

1893

MM

1489

1496

1309 . 1310 .

14501

14503.

14510

14511 ... 14514-5.

1416-1413 15.00

14518-4508 15.00

14520 13.00 221 14528-4560 35.00 912 14528-4560 25.00 923 14553 42.00 925 14566-1413 18.00 926

EL 417 A Tête

DISP	ONIBLES: • Circuits imp
CIRCUITS	INTEGRES
TAA 241 25.00 310 22.00 550B 4.00 550B 4.00 550B 11A12 17.00 611B12 19.00 611C12 16.00 621A11 22.00 661B 25.00 790 64.00 861 25.00 4761 25.00	940 50,00 965 34,00 3089 24,00 TDA 440 25,00 470-1054 28,00 1008 38,00 1022 77,00 1024 26,00 1028 50,00 1034N-5534 30,00 1034N-5534 30,00 1045 30,00 1046 30,00 1056 30,00 1057 21,00 1057 30,00 1057 30,00 1
TBA 221 14,00 231 14,00 331 31,00 435 28,00 625AX5 20,00 625BX5 20,00 625CX5 20,00 651-540 21,00 790 50,00 800 16,00 810S 22,00 810AS 22,00 820M 16,00 820M 16,00 820M 16,00 940 50,00	1170 33,00 1200 24,00 1405 24,00 1410-1420 24,00 1412-1415 13,00 1524 57,00 1995 35,00 2002 25,00 2004 45,00 2593 32,00 2010 34,00 2020 42,00 2044-3501 90,00 2010 18,00
TCA 1500 KB 34,00 210 34,00 250 45,00 335 18,00 350 80,00 440 30,00 511 26,00 600 16,00 610 16,00 750 45,00 830 18,00 900 15,00 910 15,00	3000 35,00 3310 28,00 4050 31,00 4282,3810-4292 55,00 4290 38,00 4431 28,00 5610-2 65,00 9400 42,00 TDA 7000 42,00 TEA 1010 39,00 5030 130,00 5620-1022 65,00 5630 55,00
74LS00. 04-09-10- 11-15-21-22-51-54. 55-133	74LS. 83-173-194-393- 259-74-76
74LS05. 20-26-27-28	249

74LS00. 04-09-10-	74LS, 83-173-194-393-
11-15-21-22-51-54	259-74-7614,00
55-133 5,00	74LS. 134-144-145-193
74LS05, 20-26-27-28	249
33-37-38-40-73	74LS. 85-147-295-
78-109	28316,00 74LS. 154-156-
T41 004 00 00	74LS. 154-156-
136 6.00	244
74LS14, 03-32	244
74LS01. 30-92- 136 6,00 74LS14. 03-32 122 8,00	377-221 18,00 74LS. 124-251 19,00
74LS. 91-107-113-126-	74LS. 124-251
139-155-158-163-174-	74LS. 148-190-196-240-
293-138-32	273
74LS. 75-164-165-175-	74LS. 160-162
253-157-367-	541-90
13	74LS. 19724,00
/4L3, 93-93-123-	74LS. 280-290-324-390-
395-257-02 11,00	624-373
74LS. 86-132-137-151-153-	
192-195-242-248-	74LS. 169-181-
258-260-261-	245
26612,00	74LS. 24335,00
74LS. 47-48-49-191-241	74LS.27539,00
247-279	74LS. 124

4000, 02-07-23-25-	I 4043. 01
75-824,00	4017. 47-35-9414,00
4010. 19-50-70-71-	4006. 46
77-78-814,70	4041. 2418,00
4030. 11-505,00	4098. 21-22-76
4012. 09-73	4033
4016. 69-13	40103
4014. 18-27-28-44-49-	4067
52-53-68-69	4034
4008. 20-40-60-	4037
066-093-106	4067
4029. 15-42-51	

CLAVECIN ORGUE PIANO 5 OCTAVES «MF 50»



MODULES SEPARES
Ensemble oscillateur/diviseur.
Alimentation 1 A
Clavier 5 octaves, 2 contacts avec 61 pla-
quettes percuss, piano 2200 F
Boîte de timbres piano avec clés 340 F
Valise gainée 5 octaves

2 oct	245 F 368 F 480 F	360 F 515 F 660 F	420 F 650 F 840 F	490 780 930	F
5 oct	600 F	820 F 1520 F	990 F 1760 F	1250	F

	PEDALIERS	600 E
1 12 octave	800 F 2 oct. 1/2 bois	2750 F
	nonie nue	

BON	LE						10	IR
-	ENV		Fra u ma			r.P.		
NOM								
ADRI	ESSE	:				***		
							17	

CIRCUITS INTEGRES TTI

2N 613 3.00 3906 4,50	SEMI-CONDUCTEURS
07-1239,00	7414366,0
490. 01-04-90-91-96	74141
4165, 7442-74-07	7489
402	74181
4151 6.00	74185
406. 13-20-22-30 5.00	74150. 145
6-86-88-121	74122
7-51-53-54-72-73-74	74120
408. 09-10-11-16-	4113
2-40	7445. 46-47-48-75 14,0
4. 05-25-26-27-	7417
0-60	7493. 83-85-95-06 11,0
7400 03-	7483. 193-37 10,00

107-1239,00	74143
2N 1613 3,00 3906 4,50 1711 4,50 3054 7,00 1893 3,50 3390 4,00 2219 4,00 3822 20,00 2222 3,50 5400 5,00 2904 3,00 5401 5,00 2905 6,00 4416 18,00 2907 3,00 5621 89,00 3055 16,00 6029 74,00 3619 6,00 6031 30,00 3623 8,00 6051 45,00 2964 4,50 6658 78,00 3905 4,50 6658 78,00	SEMI-CONDUCTEURS BD 115° 11,00
SUPPORTS C.1. 8 br 1,90 22 br 3,50 14 br 2,40 24 br 4,00 16 br 2,60 28 br 5,20 20 br 3,40 44 br 8,50 AFFICHEURS SIOV 8,00 HA 1133 20,00 HA 1131 18,00 HAM 3099. 4 dig. 1/2 Prix 200,00 MAN 81 38,00 TRANSF0 «TOKO»	233" 7,00 436" 9,00 234" 7,00 437" 9,00 235" 7,50 438" 10,00 235" 7,50 651 15,00 237" 8,00 652 16,00 238" 8,00 652 16,00 238" 8,00 677" 8,50 240 8,50 679" 9,50 241 8,00 2626 11,50 242 8,00 684" 19,00 Digitast avec Led .20,00 UMANTZ (en Mit2)

C.I. SPECIAUX POUR MONTAGES «RP»

TRANSFO «TOKO» Filtres céramiques

1	MONTAG	E3 "HF"	
ı	AY3 1270 150.00	178A	. 517.00
١	1350 130,00	187	280.00
١	8910 160,00	SAA 1004	34.00
١	BDV 64B 65B 33,00	1070	160.00
ı	BDW 51C-52C21,00	SAB 0600	
١	BDX 64-63	3209	
١	BDX 87C-88C22,00	3210	
1	CD 455513,00	SAD 1024	
ı	CGY 21 503.00	SDA 2006	
ı		2008	64 00
1	DL 330 20,00 711 48,00	2010	180 00
١	/1148,00	2010	48 00
ı	ER 205198,00	2112	95.00
1	3400150,00	2114	73 00
ı	ICL 7106212,00	2124	65.00
١	7107 290,00	2112 2114 2124 5680	244 00
١	7109320,00	SL 480	
١	7136235,00	490	50.00
1	803888,00	1430	33 00
1	806392,00	6600	63.00
1	8073 87,00	SN 29764	18 00
١	ICM 703845,00	76477	64 00
ı	720955,00	00 A1D	25 00
ı	7217 167,00	80 41P	47.00
١	7219 150,00	SP 8680	105.00
ı	755519,00	8793-8680	100,00
ı	IRF 12080,00	8690	040.00
ı	53060,00	8695	210,00
ı	913299,00	SSM 2033	
ı	KR 2376290,00	2044 2050	100,00
ı	LS 722062,00	2044-2056 TEA 1009	10.00
ł	MC 10131-1495L 140,00	5030	120.00
Į	10531150,00	5620	130,00
1	145151196,00	5630	09,00
١	1648P62,00	TMS 1000	100,00
١	MK 50240 180,00		
١	50398266,00	1122	110,00
ı	ML 92937,00	1601	190,00
ı	MRF 901	3874	100,00
1	NE 553243,00	UA 431	
ı	OEWG 32130,00	758	26,00
J	OFWJ 32130,00	UA 771	10,00
ı	PC 936839.00	42 R2 UA796	19,00
J	PFZ 688,00	422 PNS2	/0,00
1	R 6502 P190,00	OPB 706 B	60,00
١	\$ 89227,00	VFQ1C	194,00
1		VPO 256 AL2	165.00

TRANSFO TORIQUES

METALIMPHY Qualité

	Primaire : 2 x 110 V
15 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 2 x 15, 2 x 18 V	12 165 I
22 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 2 x 15, 2 x 18, 2 x 22 V	12, / 170 I
33 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 2 x 15, 2 x 18, 2 x 22	12. V
47 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 2 x 15, 2 x 18 2 x 22 1	12. V 195 I
68 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 2 x 15, 2 x 18 2 x 22,	12, 2 x 27 V 210 I
100 VA Con 2 . 0 2	
150 VA. Sec. 2 x 12. 2	
220 VA. Sec. 2 x 12, 2 2 x 30, 2 x 36 V	
330 VA. Sec. 2 x 24, 2	x 33, 2 x 43 V. 390 I
470 VA. Sec. 2 x 36, 2	x 43 V 470
680 VA. Sec. 2 x 43, 2	x 51 V 620

MAGNETIC-FRANCE

11, pl. de la Nation, 75011 Paris Tél.: 379.39.88

CARTE

CREDIT

1508 | 8

748 8,00
564 42,00
350 K 82,00
1489-148 14,00
1800 26,00
3900-LM 1496,12,00
3905 19,00
2917 36,00
13700.39 30,00
1508 L8 133.00

Métro : NATION R.E.R. Sortie : Taillebourg FERMÉ LE LUNDI

FACE AVANT GRAVEES
Sur Scotch Call autocollants d'après dessins ou
«Mylar». Tarif contre enveloppe timbrée. EXPEDITIONS: 20 % à la commande, le solde contre-remboursement.

RADIO-PLANS, KITS COMPLETS Des montages livrés avec C.I. LES CIRCUITS IMPRIMES PEUVENT ETRE LIVRES SEPAREMENT.

ELO OMOOTTO MINIMEO TEOV	ENT ETTE ETTTED DET FITEMENT.
C et D Ampli TURBO complet avec châssis	432 F. Milli-ohmmètre 150,00 432 G. Capacimètre 940,00
A, 409 B Voltmètre digital 999 points 253,00 Préampli R.I.A.A. avec TDA 2310 162,00 Adaptateur avec TDA 2310 1110,00 Adaptateur avec TDA 2310 1110,00	432 N. Alim. simple négative
Adaptateur avec uA 772	sans relais . 173.00 TABLE DE MIXAGE «MIXMAX» EL 432. Carte principale . 1433,00 433. Alimentation . 311,00 434. Correcteur et divers . 578.00
(platine 8038)	EL 433 A.B. PA, mini-chaîne, télécom. IR 659,00 433 C.D. Synthétiseur SSM 200. 978,00 433 E.F.G. Récept. FM large bande1057,00 433 M Table de mixage allim. 311,00 433 T. Télécompande à 77

414 I Generateur de fonction (alimentation)	EL 433 A.B. P.A. mini-chaîne, télécom. IR 659,00 433 C.D. Synthétiseur SSM 200. 978,00 433 E.F.G. Récept. FM large bande1057,00 433 M Table de mixage ailm311,00 433 T Télécommande A77399,00
EL 415 A Capacimètre 3 digit	TV MULTISTANDARD -SIEMENS- TUNER Et 426 C. Asservissement. 1369,00 422 E. Alimentation 583,00 423 D. Affichage 133,00 424 C. Commande 196,00 423D. Platine Fi. 711,00 Chassis 4804 351,00 428A et 8. Décodeur Pal/Secam 813,00 428A. Dématriçage RVB 448,00 MONITEUR
L 417 A Tête préampli RPG 50 pour guitaristes	EL 430M. Kit VCC90 RTC avec transfo 70 VA, 60 V et mécanique
EL 418 A, B, C, Affichage et télécommande tuner	COFFRET pour VCC 90 991.00
419 E Interphone moto (les 2)	EL 434A. Préampli alim. 161,00 434B. Préampli commutation 222,00 434C. Préampli correcteur de tonalité 111,00 434D. Préampli réception linéaire 483,00 434E. Synthétiseur réf. : UCA ADSR 567,00
1 420 A Detite helte rigolote 222 00	434F. Synthétiseur réf. : LFO 156,00

OPTION TELECOMMANDE	
EL 426 F COFFRET pour VCC 90	428,00 961,00
EL 434A. Préampli alim. 434B. Préampli commutation 434C. Préampli correcteur de tonalité. 434D. Préampli réception linéaire. 434E. Synthétiseur réf. : UCA ADSR. 434F. Synthétiseur réf. : LFO. 434B. Mini chaîne 2 x 35 W 434H. Chargeur automatique 12 V.	222,00 111,00 483,00 567,00 156,00 778,00 189,00
EL 435. A, B - Synthé gestion avec clavier 435 C - Synthé interface D/A. 435 D - Générateur tests sono. 435 G - Générateur de SOS. 435 F - Synthé fréquences réception FM	206,00
EL 436A. Testeur de câbles 5c. 436B-C. Préampli HiFitélécom TR. 436D. Commande variable 436E. Sonnette à mélodie programmée. 436E. Gradateur autom. EL 437A. Codeurs Secam B. Mini signal traceur M. Adapdateur mesure	600,00 100,00 290,00 320,00 635,00
très faibles intensités L 438 W. Wattemêtre électronique 438 T. Tir au pigeon 438 E. Ecoute et lecture morse 438 A. Synchrodia. 438 AT. Alarme téléphonique 439 A E B Alarme hyper fréquence sans alim Dispositif micro-onde CL 8064 439 B Alimentation réglable pour Glow Piuo sans coffret	540,00 556,00 209,00 165,00 1035,00 341,00 900,00
439 F Adaptateur fréquencemètre pour multimètre numérique EL 440 A. Préampli d'antenne (sans coffret) 440 B. Booster synthétiseur 440 C. Platine fréquencemètre 440 D. Platine affichage 440 D. Tachymètre	374,00 175,00 230,00 620,00 210,00
EL 441 A. Noise gate stéréo	150.00

441 AL Ursco. Ious les composants oisponities ... N.C. L. 42 CT Corrective de tonalité commandé en trestions 610,09 ... 42 R. Carte de transmission de données par le secteur 230,00 ... 442 D. AC DISCO. ... 450,00 ... 450

pour micro-ordinateu

081. 082. 084. 440. 10,00 16,00 21,00 15,00

170. 180.

CR

173 20,00

...149,00

68.00

.13,00

.35,00 .15,00

4,50

10,60

12.00

14,00

TOUS LES APPAREILS INCLUS DANS CETTE COLONNE SONT DE FABRICATION FRANÇAISE CHAMBRE DE REVERBERATION CAPTEUR «HAMMOND» 9 F, 3 ressorts the state of

Entrées - Micro : 600 Ω sym, 0,8 mV Ligne : asym, 200 kΩ de 0,8 à 4 volts e Sortie : 250 mV - Présentation - Rack - Indicateur de saturation à l'entrée du ressort - Ecoute réglable du - Direct - Dim. : 480 × 250 × 50 mm

*EN KIT : 1068 F *EN ETAT DE MARCHE : 1360 F

NOUVELLE CHAMBRE DE REVERBERATION

 Alimentation par secteur • EN KIT, COMPLET.....

RESSORT DE REVERBERATION « HAMMOND »

Modèle 4 F, 315 F • Modèle 9 F, 378 F



Dim.: 487×280×62 mm 1 micro d'ordre du flexible.
Entrées prévues p. 1 micro de salle.
2 platines PU têtes magnétiques.
1 platine de magnétophone stéréo éécoute aur voies PU et magnétopho co. spéciale sidemande contre 1.80 F)
PRIX......2194 F

TABLE DE MIXAGE MINI 5



5 ENTREES par commutation de:

9 2 PU magnét. stéréo 3 mV - 47 kΩ

9 2 PU céram, stéréo 100 mV - 1 MΩ

2 magnétoph. stéréo 100 mV - 47 kΩ

2 tuners stéréo 100 mV - 47 kΩ

2 tuners stéréo 100 mV - 47 kΩ

2 tuners stéréo 100 mV - 48 600 Ω

2 vumètres gradués en dB

Préécoute stéréo/casque de 8 à 2 000 Ω

Rapport 5/B > à 58 dB e Sortie 500 mV

10 kΩ - Alim. secteur - Dim. 205-310-65

Driv an kit - 1068 F

Prix en kit...1068 F

En ordre de marche......1350 F

EQUALIZER PARAMETRIQUE



Fréquences glissantes en 4 gammes 40 à 3 000 Hz - 2 fois 100 à 10 000 Hz 200 à 20 000 Hz - Prix : 1 730 F

SPACE SOUND Médium 50 W 2 vitesses . . 800 F Algu : 2 trompettes Puis. 100 W 1 700 F Puis. 50 W 1 590 F

144,00

35,00

160,00

75.00

.25,00

20,00 68,00 63,00 20,00

65.00

45,00

21.00

23,00

15,00

48,00 48,00

.39.00 77.00

152.00

928 78S40PC 78P05

LM10C

BPW 34

XR

4136

36,00

.18,00

24,00 130,00 .70,00 .64,00

REALISATION DE TOUS CIRCUITS

IMPRIMES SUR EPOXY D'APRES VOS

«MYLAR» OU DOCUMENT FOURNIS

SAJ 180/25002 ...

S 576 B

μA 739

ULN2003

3N211 .. MID400

B65 ULN 2001A

MU

110/SAA 1004.34.00

80C 97..9,00 • 98..10,00



SPACE SOUND BASS - 2 moteurs - 2 vi-tesses. Pour HP de 31 cm 900 F Pour HP de 38 cm 1 200 F

AMPLI STEREO 80.80 2 × 80 W



• Sensibilité d'entrée : 800 mV • Rapp. signal bruit : — 80 dB • Dim. : 485×285×175 mm * PRIX EN ORDRE DE MARCHE.......2846 F

AMPLI MONO 150 W Même présentation que l'ampli ci-dessus e 150 W effic./4 Ω e 100 W effic./8 Ω e entrée : sensibilité 800 mV 2300 F

MAGNETIC FRANCE «MF 12»



* PRIX : 5290 F avec réverb. ressort HAMMOND

* PRIX : 6000 F

DOCUMENTATION DETAILLEE





Une gamme de montages simples pour l'initiation par la pratique à l'électronique


Kits IMD disponibles en permanence

_		
KN1 KN2 KN3 KN3 KN4 KN5	Antivol électronique	FFFF
KN6	Détecteur photo-électrique 95,00	F
KN7 KN9	Clignoteur électronique	F
KN10 KN11	Convertisseur de fréq. FM/VHF47,00 Modulateur de lumière psyché .125,00	F
	Module amplificateur	F
KINIS	Préampli pour cellule magnétique 47,00	r

KN14	Correcteur de tonalité52,00	F
KN15	Temporisateur	F
KN16	Métronome	
KN17		F
KN18	Instrument de musique	
KN19	Sirène électronique62,00	
KN20	Convertisseur 27 MHz61,00	
KN21		F
KN22	Modulateur 1 voie	F
KN23	Horloge numérique	
KN23	Option alarme	
KN24	Indicateur de niveau crête à Leds 132,00	F
KN26	Carillon de porte 2 tons	
KN27	Indicateur de direction	
KN28	Indicateur de verglas	
KN30	Modulateur de lumière psychédél.	
KINOU	3 canaux avec micro incorporé 139,00	E
KN32	Alimentation pour Kit IMD 96,00	
KN33	Stroboscope semi-pro 130,00	
KN33	bis Réflecteur pour strob	
KN34		
KN35	Chenillard 4 voies	
	Gradateur de lumière50,00	-
KN36	Régul. de vitesse (puis. 1000 W)94,00	-
KN40	Sirène 24 W réglable117,00	г

	KN46 KN47	Amplificateur d'antenne .32,00 Récepteur FM .75,00 Chasse-moustique .74,00	F*	KN54	Métronome sonore et lumineux livré avec diodes Leds et haut-parleur, alimentation 9 V, la pièce 86,00 F
*		Chenillard 6 voies - programmable - allumage séquentiel		KN55	Truqueur de voix, effet canard, alimentation 12 V, la pièce 86,00 F
	KN52	Strobo. 10 joules efficaces 165,00 Piano lumineux (livré avec clavier manuel)		KN62	Alimentation symétrique double réglable de + et — 6 V à + et — 15 V 1A livré sans transfo, la pièce 108,00 F
	KNOO	pour automobile fonctionne sur 9 Leds en sortie, alimentation 12 V continue, la pièce	F	KN63	Antivol pour automobile, moto, appartement, alimentation 12 V, sortie sur relais, la pièce
			end		s composants, un circuit imprime en verre époxy

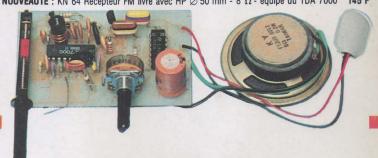NOUVEAUTÉ: KN 64 Récepteur FM livré avec HP Ø 50 mm - 8 Ω - équipé du TDA 7000 145 F*



Le Kit MD c'est simple

Revendeurs demandés dans toute la France.

