

Interface imprimante pour µ Sinclair avec une carte 8 E/S JOYEUX NOËL 14 f

Une minitable de mixage pour micros

Présentation du VG 5000 Philips

Progeprom : Programmateur 2716/2732 avec ORIC 1

Dans
les coulisses
de
BASICODE

T 2438 - 445 - 14,00 F



BONNES RAISONS de commander aujourd'hui même "Comment Réaliser et Réparer tous les Montages Électroniques"


POUR LES MORDUS DE L'ÉLECTRONIQUE, UN OUVRAGE BRANCHÉ... SUR LA BONNE FRÉQUENCE!

- Première raison : c'est un ouvrage complet.

 Il vous informe de façon claire et systématique sur tout ce qui touche à votre "hobby", de A comme amplificateur à Z comme Zener.
- Deuxième raison: c'est un ouvrage fiable.


 Du gadget électronique de base aux réalisations les plus sophistiquées, ça marche, parce que tous les montages sont testés avant parution. Les vrais amateurs savent ce que cela veut dire!
- Troisième raison: c'est un ouvrage évolutif.
 Grâce au service automatique de mise à jour, vous êtes toujours à la pointe de l'actualité dans tous les domaines qui vous intéressent.
- Quatrième raison : c'est un ouvrage pratique. Le système des feuillets mobiles facilite évidemment la mise à jour.
- Cinquième raison : c'est un ouvrage solide.
 Présenté dans un épais classeur à couverture pelliculée, votre ouvrage supporte sans faiblir toutes les manipulations.
- Sixième raison: c'est un ouvrage objectif.
 Indépendant de tout fabricant, votre guide se distingue par la qualité de ses sources d'informations et ses nombreux tableaux d'équivalences et de caractéristiques.
- Septième raison : c'est un ouvrage économique.
 Grâce à notre offre spéciale de lancement, vous pouvez acquérir aujourd'hui "Comment réaliser et réparer tous les montages électroniques" à un prix exceptionnel.

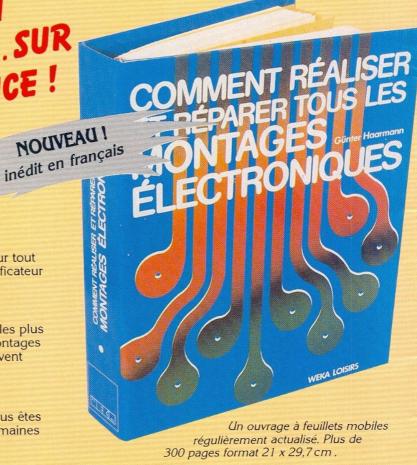Editions WEKA FRANCE: 12, cour Saint-Eloi. 75012 Paris. Tél. (1) 307.60.50 Editions WEKA SUISSE: Flüelastrasse 47, Zürich. Tél. 01/493.13.66



BON DE COMMANDE à renvoyer accompagné de votre règlement à : FRANCE : Editions Weka, 12 cour Saint-Eloi, 75012 Paris SUISSE : Editions Weka, Flüelastrasse 47, Zürich
OUI, je désire recevoir votre ouvrage à feuillets mobiles "Comment réaliser et réparer tous les montages électroniques" au prix de lancement de 350 FF pour la France ou 92 sfr pour la Suisse.
Je joins mon règlement deFF ou sfr.
 J'ai bien noté que je recevrai automatiquement les mises à jour trimestrielles aux conditons suivantes: pour la France: 150 FF'la mise à jour de 120 pages, pour la Suisse: -45 sfr'la page.
Je pourrai interrompre ce service par simple courrier.
NOM:Prénom:
Adresse:
Tél.:
Date:Signature:
* Deligation of the transfer of the state of

Chers Lecteurs et Amis,

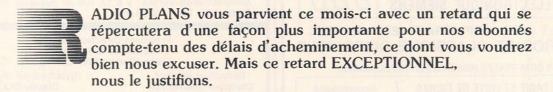

OTRE revue avait décidé de proposer aux lecteurs Belges, Suisses et Monégasques, un décodeur original.

ANAL PLUS chaîne de télévision privée a estimé devoir empêcher la publication de cet article; elle a demandé, et obtenu, par décision du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, Monsieur Pierre DRAI, la saisie de la totalité du tirage de RADIO PLANS, bloquant ainsi sa sortie.

OUS avons dû, face à une telle situation, procéder à un nouveau tirage de RADIO PLANS et remplacer les pages incriminées par un autre article.

OUS regrettons cet incident qui prive une partie de notre lectorat d'une information intéressante.

OUS vous remercions de la confiance que vous nous témoignez. Soyez convaincus que nous faisons le maximum pour ne pas la démériter.

OUS vous prions de trouver, ici, Chers Lecteurs et Amis, l'expression de nos sentiments les meilleurs et les plus dévoués.

Le Directeur de la Publication.

Jean-Pierre VENTILLARD







DISTRIBUTEUR

SIEMENS

343.31.65 +

11 bis, rue Chaligny 75012 PARIS

Métro: Reuilly Diderot - RER Nation

SPECIALISTE CIRCUITS INTEGRES ET OPTOELECTRONIQUE SIEMENS CIF - JELT - JBC - APPLICRAFT - ESM - PANTEC TOUT PRODUIT CLASSIQUE DISPONIBLE

TARIFS QUANTITATIFS INDUSTRIES et PROFESSIONNELS

EXTRAIT DE TARIF ET LISTE DE FICHES TECHNIQUES SUR SIMPLE DEMANDE

Accompagné de 10,50 F en timbre

FORFAIT EXPEDITION PTT: 20,00 F pour toute commande

CONDENSATEURS POLYESTER METALLISES | MKH | PLASTIPUCES 4.20

B 32560 250 V 3,3 nF . 1,30 15 nF . 1,40 68 nF . 1,70 220 nF 2,10 1 μF . 1 nF . 1,30 4,7 . 1,30 22 . 1,40 100 . 1,90 330 nF 2,70 **B 32562** 1,5 μF . 1,30 6,8 . 1,30 33 . 1,40 100 V 470 . 3,20 1,5 . 4 100 V 470 ... 3,20 1,5 . . 5,20 4,00 2,2 . . 6,80 1,30 33 1,40 47 1,50 150 1,90 680 2.2 µ 1.30 10

CONDENSATEURS CERAMIQUE PRO MULTICOUCHE 5 mm 100 V X7R 1,50 6,8 nF 1,50 10 nF 1,50 15 nF 1,50 33 nF 1,50 47 nF 1,60 > 2,2 nF:50 V 1,50 2,2 nF 1,50 3,3 nF 330 pF 470 pF 1.80 1,50 68 nF 2 20 1,50 4,7 nF 1.60 22 nF 1.50 100 nF

CERAMIQUE DISQUE TYPE II (1 pF à 4,7 nF, E 12) l'unité

0.80

CERAMIQUE DECOUPLAGE MULTICOUCHE SIBATIT 63 V. 5 mm

De 47 pF à 33nF.E 6.

22 nF 1,00

47 nF 1,00 100 nF 1.20

CONDENSATEURS POLYPROPYLENE DE PRECISION 2.5 %

MICRO SELFS pour C.I. 10 %. Format résistance. B78

De 1 uH à 4.7 mH. E6

RESISTANCES 1/4 W: 0.30 F / 1/2 W: 0,30 F / 1 W: 0,70 F / 3 W: 8 F

CIRCUITS INTEGRES

	L 296		SDA 2003 (promo) 100,00	TCA 4500 A 21,40
	LM 311 .	13,00	SDA 2010-A1 106,50	TDA 1046/47 28,40
	S 576 B/C	36,00	SDA 2112-2 55,90	TDA 1048 29,90
	SAB 0529	36,60	SDA 2014 51,00	TDA 1195 25,00
	SAB.0600		SO 41 P 15,50	TDA 4050 B 28,70
	SAB 3210	54.30	SO 42 P 17,70	TDA 4290
	SAB 3211	25.50	TBA 120S 12,00	TDA 4292 45,00
	SAB 3271	. 49.80	TBA 231 14,00	TDA 4920 24,00
		. 75,00	TCA 205 A 32,00	TDA 7000 40,00
	SAJ 141	50.30	TCA 345 A 18,00	TFA 1001 W 36,00
	SAS 231 W		TCA 780 27,00	TUA 2000 40,40
	SAS 251		TCA 965 20,00	UAA 170/180 22,00
١	"A 741 CP	5.00	NE 555 CP 5 00	LM 324 N 12.00

Nouveaux circuits télécommande infrarouge 40 00 F Sorties directes 8 canaux SLB 3801 - Emetteur SLB 3802 - Récepteur

Led Rectangulaire
Led Bicolore R.V.
INFRAROUGE: LED LD 271

AFFICHEUR A LED 7 mm HD 1075 chiffre AC 13,50 15,50 HD 1076 signe AC 15,50 17,50 HD 1077 chiffre KC 13,50 15,50 HD 1078 signe KC 15,50 17,50

CONDENSATEURS CHIMIQUES - TANTALES GOUTTE - TRANSISTORS - DIO-DES - PONTS - CONNECTIQUE - COFFRETS - CIRCUIT IMPRIME - VOYANTS -INTERRUPTEURS - SOUDURE - MESURE - ETC...

DEMANDEZ L'EXTRAIT DE TARIF

.... 10,50 F en timbres



Société Parisienne d'Edition Société anonyme au capital de 1 950 000 F. Siège social : 43, rue de Dunkerque, 75010 Paris. Direction-Rédaction-Administration-Ventes : 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris

Cedex 19 - Tél.: 200.33.05.

Président-Directeur Général Directeur de la Publication Jean-Pierre VENTILLARD

Rédacteur en chef Christian DUCHEMIN Rédacteur en chef adjoint Claude DUCROS

OD

1983

Courrier des lecteurs Paulette GROZA

Publicité: Société auxiliaire de publicité, 70, rue Compans, 75019 Paris. Tél.: 200.33.05 C.C.P. 37-93-60 Paris.

> Chef de publicité: MIle A. DEVAUTOUR Service promotions: S. GROS Direction des ventes: J. PETAUTON

Radio Plans décline toute responsabilité quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n'engageant que leurs auteurs. Les manuscrits publiés ou non ne sont pas retournés.

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droits ou ayants-causes, est illicite » (alinéa premier de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. »

Abonnements: 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris. France: 1 an 112 F - Étranger: 1 an 205 F (12 numéros).

Pour tout changement d'adresse, envoyer la dernière bande accompagnée de 2 F en timbres.

IMPORTANT: ne pas mentionner notre numéro de compte pour les paiements par chèque postal.

Ce numéro a été tiré à 92600 exemplaires Copyright ©1984

Dépôt légal décembre 1984 - Editeur 1249 - Mensuel paraissant en fin de mois. Distribué par S.A.E.M. Transport-Presse. Composition COMPOGRAPHIA - Imprimeries SNIL Aulnay-sous-Bois et REG Torcy.

COTATION DES MONTAGES

Les réalisations pratiques sont munies, en haut de la première page, d'un cartouche donnant des renseignements sur le montage et dont voici le code

temps:

Moins de 2 h de câblage

Entre 2 h et 4 h de câblage

XXX XXXX

Entre 4 h et 8 h de cablage

Plus de 8h

Montage à la portée d'un amateur sans expérience particulière Mise au point nécessitant un matériel de

mesure minimum (alim., contrôleur) Montage nécessitant des soins attentifs et un matériel de mesure minimum

Une excellente connaissance de l'électronique est nécessaire ainsi qu'un matériel de mesure évolué (scope, géné BF, contrôleur, etc.)

dépense:

Prix de revient inférieur à 200 F


Prix de revient compris entre 400 F et 800 F

Prix de revient compris entre 200 F et 400 F

Prix de revient supérieur à 800 F

3 Éditorial

Realisation

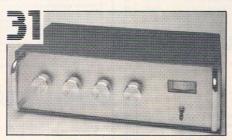

Minitable de mélange pour entrées micro.

A propos
de notre
décodeur
Canal Plus

62 Chargeur de batteries



Progeprom:
programmateur
d'EPROM avec ORIC 1

Ont participé à ce numéro:

Astrid, M. Barthou,
J. Ceccaldi, F. de Dieuleveult,
M. Ducamp, G. Ginter,
P. Gueulle,
M.-A. de Jacquelot,
C. de Maury, S. Nueffer,
M. Rateau, R. Rateau,
J. Sabourin, J.-M. Scaya.

Technique

Les capteurs et leurs applications

Liste des satellites géostationnaires (fin)

Micro-Informatique



Carte 8 E/S et imprimante papier ordinaire

69 Dans les coulisses de Basicode

82 VG 5000 Philips

Assembleur désassembleur moniteur pour ORIC

Divers

Page circuits imprimés

Distribution des composants électroniques R.A.B.

D Infos

COMPTOIR DU LANGUEDOC

COLLI	I VIII D	FRITE	PPO
TRANSISTORS	### Afficheurs 7,62 mm	Superbe boutan alu, présentation profes, façade incurvée Ø 40 H 20 mm. la pièce 5,00 Ø 20 H 20 mm. la pièce 2,50 Boutan noir argenté, strié, Ø 10 mm, jupe 12 mm. les 10 8,00	Télécommande codifié - Kit
AC BC (suite) BF (suite) 125 3,00 321 1,00 181 4,00 126 3,00 327 1,20 182 3,00 128 3,00 337 1,20 183 4,00 128 3,00 337 1,20 185 2,00 181 4,00 546 1,00 194 2,50 187 8,3,00 547 1,00 195 2,50 188 3,00 548 1,00 196 2,50 188 3,00 548 1,00 196 2,50 142 8,00 556 0,80 197 2,50 142 8,00 556 0,80 198 2,00 161 5,00 557 0,80 199 2,00 162 5,00 558 0,80 255 3,00 162 3,00 162 3,00 162 3,00 163 3,00 336 3,00 125 3,00 126 3,00 136 3,00 337 3,00 127 3,00 136 3,00 337 3,00 127 3,00 138 3,70 494 2,00 2,00 162 8 1,80 162 2,00 8UX 81 35,00 100 AB 1,80 162 2,00 8UX 81 35,00 171 1,00 165 1,50 8U268 15,00 172 1,00 438 2,80 2AN 171 2,00 2N 172 1,00 438 2,80 2AN 171 2,00 2N 175 2,50 2N 171 2,00 2N 175 2,50 2N 2N 171 2,00 2N 171 1,00 438 2,80 2N 171 2,00 2N 171 1,80 438 2,80 2N 171 2,00 2N 171 1,80 438 2,80 2N 171 2,00 2N 171 1,80 438 2,80 2N 171 2,00 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N	TIL 327 +	Toute to gamme de 0,1 à 10 A	Note
179 2,00 676 2,50 2219 A 2,00 205 1,00 678 2,50 2222 A 1,80 213 1,00 678 2,50 2646 8,00 237 1,80 BDX 18 13,00 2904 1,50 238 1,80 BDX 33 2,80 2905 A 2,00 239 1,80 BDX 34 2,40 2907 A 1,80 300 1,00 BDX 66 4,00 3053 2,50 308 1,00 BF 3055 RT. 6,00 309 1,00 115 3,00 3055 MDT. 8,00 311 1,00 167 3,00 3819 3,50 313 1,50 173 3,00 4816 RT 2,00 316 1,50 177 3,00 4801 RT 2,00 317 1,50 177 3,00 4801 RT 2,00 318 3,50 179 4,00 4,00 AF 139 810 12,00 BF 20 185 00 12,00 AF 139 810 12,00 BF 233 184 010,00 BC 107 R 18 30 9,00 BF 240 185 00 12,00 BC 117 (18 5 10 12,00 BF 20 18 0 10,00 BC 117 (18 5 10 10,00 BF 20 18 0 10,00 BC 182 8 5 5 1 12,00 TP 29 18 10 10,00 BC 183 8 5 5 1 10,00 2N 2972 18 10 10,00 BC 192 1877 1872 10,00 2N 2972 18 10 10,00 BF 190 18 20 10,00 2N 2972 18 10 10,00 BF 190 18 20 10,00 2N 2975 18 10 10,00 BF 190 18 20 10,00 2N 2975 18 10 10,00 BB 190 18 20 10,00 2N 2975 18 10 10,00 BB 190 1877 1872 10,00 2N 2975 18 10 10,00 BB 190 18 20 10,00 2N 2975 18 10 10,00 BB 190 18 20 10,00 2N 3055 BD V	04 2, 20 72 4,00 155 7,50 05 3,00 74 4,00 157 7,50 06 4,00 74 4,00 157 7,50 07 4,00 74 4,00 157 7,50 07 4,00 75 5,00 161 9,50 09 3,00 78 4,80 162 8,50 11 3,00 81 8,00 164 9,50 11 3,00 81 8,00 164 9,50 11 3,00 85 4,00 173 13,00 13 5,00 85 4,00 174 10,00 15 2,00 90 5,50 180 7,00 15 2,00 90 5,50 180 7,00 15 2,00 90 5,50 180 7,00 16 3,50 91 8,50 17 3,50 92 5,50 190 9,50 17 3,50 92 5,50 190 9,50 17 3,50 92 5,50 190 9,50 17 3,50 92 5,50 190 9,50 17 3,50 92 5,50 190 9,50 17 3,50 94 8,00 192 10,00 25 3,00 94 8,00 192 10,00 27 3,50 96 4,80 198 9,50 30 2,50 100 7,50 365 14,00 37 3,50 12 4,00 198 9,50 30 2,50 100 7,50 366 14,00 37 3,50 12 4,00 366 14,00 37 3,50 12 4,00 366 14,00 37 3,50 12 4,00 366 14,00 37 3,50 12 4,00 366 14,00 37 3,50 12 5,50 30 365 14,00 42 5,50 125 5,50 37 31,00 42 5,50 125 5,50 37 31,00 42 5,50 125 5,50 37 31,00 42 5,50 125 5,50 37 31,00 42 5,50 125 5,50 37 31,00 44 9,50 125 5,50 37 31,00 44 9,50 125 5,50 37 31,00 46 16,00 136 5,00 461 1,00 48 14,00 137 9,00 148 0,00 147 12,00 148 0,00 147 12,00 138 9,00 147 12,00 148 0,00 147 12,00 139 9,00 148 0,00 148	Percé pour 1 103 anodise 50 W la pièce 10,00 Percé pour 4 103 anodise forme U, longueur 35 cm, 120 W la pièce 20,00 UTILLACES FERS A SOUDER Alimentation 220 V, livré avere ponne et cordon secteur + terre 30 W 200 V 44,00 Ponne 40 W 9,00 60 W 220 V 44,00 Ponne 40 W 9,00 60 W 200 V 47,00 Ponne 60 W 9,00 18 C 30 W + ponne longue durée 95,00 JBC 30 W + ponne longue durée 110,00 Pistoler 50 déssouder 220 V 100,00 Pistoler 50 déssouder 20 V 100,00 Pistoler 10 Mos V 100 V 1	Inter 2 circ. + voyant 12 v. 6cine rouge la pièce 3,00 Inter 2 circuits, forte intensité IS A 250 V les 5 10,00 Disjoncteur, marque DRUPTOR, 3 A la pièce 3,00 POUSSOIRS EN PROMOTION POUSSOIR DE PROMOTION RES A 250 V les 5 avec bouton 3,00 POUSSOIR DINIBITATION DE 2,00 POUSSOIR DINIBITATION DE 3,00 POUSSOIR DIN
SPRACUE CS 704 identique à BC 107 les 50 10,00	C MOS 4000 2.00 4074 6.50 4060 8,00 4001 2.00 4027 7,00 4063 9,00 4001 2.00 4027 7,00 4063 9,00 4002 2.00 4027 8,80 4066 4,00 4007 2.40 4029 8,80 4068 4.00 4008 6.50 4030 4.00 4069 2.00 4009 3.10 4035 6.00 4071 2.00 4010 4.00 4040 8,00 4072 2.50 4011 2.50 4041 9,00 4073 3.00 4012 2.00 4042 11.00 4075 3.00 4012 3.00 4044 7.59 4078 3.00 4015 7,00 4044 7.59 4078 3.00 4015 7,00 4044 7.59 4078 3.00 4016 3,80 4046 7,50 4081 4,50 4017 9,50 4047 8,80 4082 3.00 4018 8,80 4049 3,00 4094 3.00 4019 4,50 4050 4,00 4094 13,00 4020 7,50 4051 5,00 4021 7,50 4051 5,00 4021 7,50 4051 5,00 4022 4,50 4512 7,50 4585 7,50 4597 4,50 4512 7,50 4585 7,50 4597 4,50 4512 7,50 4585 7,50 4508 28,00 4520 7,7,50 4585 7,50 4508 28,00 4520 7,7,50 4585 7,50 4511 3,50 4528 8,00 LINEAIRES SPECIAUX LI20 15,00 TBA 120 8,00 M 301 3,50 TBA 790 KB 8,00 M 301 3,50 TBA 80 LB 8,00 M 301 3,50 TBA 80 LB 8,00 M 3555, 8 potter 5,00 TDA 2002 11,00 M 5556 4,00 TDA 2003 10,00 M 5741,8 potter 4,00 TDA 2004 222,00 S0 41 P 15,50 TDA 2002 22,00	Mini-perceuse 9-14 V livrée sous blister, avec 3 mandrins + 14 outils divers Super prix	Rouge, vert, bleu ou orange avec ampoule rond ou carré perroge 10,2 mm 20 V néan sur filis 10,00 12 V 0,03 Å cosses 1,00
30 A 400 V* oltra rapide, 0, 1 micro seconde, la diode 5,00	TAA 550 2.00 11.072 11.00 TAA 651 B 9.00 UAA 170 35.00 UAA 170 35.00 UAA 180 35.00 PROMOTION AY 3 - 8500 30.00 555 8 p. les 3 12.00 CD 4001 les 10 18.00 556 les 3 10.00 74 IS OON les 10 18.00 556 les 3 10.00 T4 IS OON les 10 15.00 741 8 p. les 4 12.00 SUPPORTS 8 14 16 18 20 22 24 28 0.80 F 1.00 F 1.50 F 1.50 F 1.50 F 1.70 F 2.00 F Support pour TBA 810 ou TBA 800 2.00 Support 10 66 lo pièce 1.00 Support 10 3 lo pièce 1.50 Support 10 3 lo pièce 1.50 BOUTONS Colotte olu 0 10, 15, 22, 27 mm 3.50 BOUTONS EN POCHETTES BOUTONS EN POCHETTES LO pichet de 20 10.00	Ref 1 10. 40,00 Ref 10 A 10,00 Ref 20 A 10,00 Ref 220. 40,00 Ref 10 A 14,00 Ref 221. 52,00 Ref 20 A 14,00 Ref 222. 62,00 Ref 30 A 24,00 Ref 222. 62,00 Ref 30 A 24,00 Ref 222. 62,00 Ref 30 Ref 30 Ref 30 Ref 220. Ref 30 A 24,00 Ref 221. 60,00 Ref 2	FILS ET FICHES COAX. Coox. 50 \(\Omega \) PM = \(\text{2.00} \) Coox. 50 \(\Omega \) TV. le m = \(\text{2.00} \) Mölle BNC. 11,00 Siche TV. M ou F. 1,70 Socie BNC. 11,00 Siche TV. M ou F. 3,00 Clib. 5 le m = 2,00 Pl. 259 + réducteur = 8,00 Clib. 5 le m = 0,00 Pl. 259 + réducteur = 8,00 Clib. 11 le m = 6,00 Pl. 259 + réducteur = 8,00 Clib. 11 le m = 15,00 Mölle 24 contracts fem. 15,00 Fil spécial. le m = 15,00 Mölle 24 contracts fem. 15,00 En offoire = assort de fiches 75 \(\Omega \) Fiches M et F Métal, socies M et F, adopteurs, morchandise haute quolifié = poche 10 = 7,00 Fils per feil haute de fin. représe de la contract = 10,00 Fils pécial haute défin. repéré fiable perte 2 \(\times \) 2 corré le m = 14,00 Fil 2 \(\times \) 0,75 mm repéré fiable perte 2 \(\times \) 2 corré le m = 14,00 Supre AFFAIRE Modulateur UHF concol 36, clim. 5-10 \(\times \) 10 permet de pouvoir attoquer un téléviseur por franteme, ovec un signal video. Applications = leux vidéo = Visu = Informatique Le modulateur livré evec douvententation 15,00

26 à 30, RUE DU LANGUEDOC - 31000 TOULOUSE TELEPH (61) 52.06.21 - TELEX 530.718

TELEPI	U, RUE I 1 (61) 5:
FICHES F	T PRISES
Norm Socie HP 1,00	ea DIN Möle ó contocts 3,300 Möle 7 contocts 3,300 Möle 8 contocts 3,60 Femelle FP 1,70 Femelle G contocts 2,30 Femelle G contocts 2,30 Femelle 5 contocts 2,50 Femelle 6 contocts 3,00 Femelle 7 contocts 3,00 Femelle 7 contocts 3,00 Möle AM ou FM 2,50 Möle AM ou FM 2,50
FICHES ALI	New US Jock 6,35mm mono métol 5,00 Jock 6,35mm stéré bock 2,50 Jock 6,35mm stéré bock 2,50 Jock 6,35mm stéré bock 2,50 Fem. prol. 2,5 mm 1,20 Fem. prol. 3,2 mm 1,20 Fem. prol. 6,35 mm mono 2,00 Fem. prol. 6,35 mm stér 2,50 Male CINCHR ou N 1,40 Fem. CINCHR ou N 1,40 KEROU 2,50 MENTATION
Fiche secteur måle2,50 Fiche secteur femelle2,50 Socle secteur femelle isolé 10 A 400 V 2 cont. 4mm 2,50	Socie secteur môle 2 contacts 4 mm 1,50 Socie secteur normes Europa 3 contacts
Fich, mål. 2mm isol. 6 col. 2,00 Fiche måle 4 mm isolee serrage vis 6 couleurs1,50 Douille isolee femelle 4 mm à souder 6 couleurs1,00 Douille isolee 15 Amp. rouge ou noir3,50 Socles RGA (cinch) à souder	Douil. isol. fem. 2mm 6 col. 1,50 Pointe touche R ou N5,00 Grip fil rouge ou noir 15,00 Grip fil miniature R ou N 13,00 Pince croco à vis 1,50 Pince croco isolée rouge ou noir 2,00
Socie HP DIN. Socie secteur 220 V à coupure	les 10 3,00 les 20 10,00 les 10 5,00
Cordon secreur moule, blanc,	lo pièce 1,00 2 × 0,5 mm, L 1 m 20 3,00 IMPRIMES
& PRO	DUITS
1 face 100 × 300	10 plaque
2 foces 180 × 300	la plaque 10,00 la plaque 15,00
Type epoxy 200 × 300 BRADY postilles en corte de 1 2.54 mm, 3.18 mm, 3.96 mm,	1 face 45,00 1 face 65,00 12, en Ø 1,91 mm, 2,36 mm, la carte 10,00
largeur disponible 0,79 mm, 1,27 mm, 1,57 mm 2,03 mm, 2,54 mm . Feutres. Pour troacer les circuits Modèle pro avec réservoir et REVELATEUR en poudre pour 1 li fammage à fraid Vernis pour protéger les circuits Photosensible positiv 20. Résine photosensible positiv 20. Résine photosensible positiv 70 Gomme obrasive pour nettoyer Perchlorure en poudre, pour 1 li vernis pour per perchlorure en poudre, pour 1 li vernis pour per perchlorure en poudre, pour 1 li vernis per per perchlorure en poudre, pour 1 li vernis per	le rouleeu 17,00 (noir), le rouleeu 20,00 (noir), 9,00 valve. 25,00 bidon 1/2 litre 57,00 la bombe 13,00 la bombe 24,00 vellateur 72,00 le circuit 9,50
CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE P	URE
AL 784; 12 V, 3 A230,00 AL 745, 0-15 V, 0,3 A 500,00	AL 785, 12 V, 5 A 350,00 AL 812, 0-30 V, 0-2 A 640,00
HM 103 avec sonde 1/10	2 390,00 3 650,00 5 250,00 47rix MX 562 1000,00 5 MHz, avec sondes 3000,00
Ico Pe	330,00 420,00 500,00
	IONNEL insion = et ~ 4 gammes A, 1 gamme
Fixation par clips. I Voltmètre Ampèremè 15 V - 30 V - 60 V 1 A - 3 A -	EAU SERIE DYNAMIC —— te 2,5 Dimensions 45 × 45 tre 6 A
PROM	OTION

PROMOTION	
Résistances 1/4 W 5 % de 10Ω à 2,2 MΩ(50 vo	aleurs)
La pochette de 225 pièces panachées	10,00
Les 2 pochettes	18,00
1/2 W, valeur de 10Ω à 1 MΩ(50 valeurs)	
La pochette de 200 panachées	10,00
Les 2 pochettes	18,00
1 W et 2 W, valeur de 15Ω - 8 MΩ(40 valeurs)	
La pochette de 100 panachées	10,00
1/4 W - 1/2 W - 1 W - 2 W (100 valeurs)	
La pochette de 400	15,00
Les 2 pochettes 3 W et 5 W, vitrifiées et cimentées, valeur de 2,21	
à 10 kΩ(25 valeurs)	11
La pochette de 50	12.00
Les 2 pochettes	20.00
Réseau de résistance valeur de 100 A à 47 k. les 4	
RESISTANCES AJUSTABLES EN PROMO	
Miniatures pas 2.54 mm de 10Ω à 470 K	ore
La pochette de 40	10.00
Petit et grand modèle de 10Ω à 2,2 MΩ	
La pochette de 65	13.00
POTENTIOMETRES	
I OTENTIONIE INC.	

Ajustables pas 2,54 mm pour circuit imprimé	
verticaux et horizontaux	
valeur de 100Ω à 2.2 M.Ω	1,00
Type simple rotatif axe 6 mm	
	3.20
Mono log, de 4,7 K à 1 MΩ	9,00
Boolines de 2211 d 3,3 ks2	20.00
	verticoux et horizontoux voleur de 1000 à 2,2 M Ω . Type simple rotalif axe 6 mm Modèle linedrie de 100 Ω 6 1 M Ω . Modèle log. 6e 4,7 K b 1 M Ω . Modèle log. 6e 4,7 K b 1 M Ω . Type à glissière pour CI déplocement du curseur 60 Ω Mono linédire de 4,7 K b 1 M Ω . Stéréo linédire de 4,7 K b 1 M Ω . Stéréo linédire de 4,7 K b 1 M Ω . Potentiomètre 10 tr/s pos 2,54 mm 89 P, valeur 100 pièce POTENTIOMETRES EN POCHETTE Bobinés de 22 Ω 6,3 k Ω

PO	IENTIOMETRES EN POCH	2115
Bobinés de 22 €	1 à 3,3 kΩ	
La pochette d	e 20 panachés	10,00
20 tours 2.2 kΩ	La pochette de 10	10,00
Rotatifs avec et	sons interrupteurs de 220Ω i	2.2 MΩ
La pochette d	e 35 en 15 valeurs	12,00
Les 2 pochette		20,00
Rectilignes de 2	20Ω à 1 MΩ	
	e 30 en 10 valeurs	15,00
	otatif à axe 10 K linéaire	
Les 10 pièces		10.00
	ofessionnel miniature, obturé n	ésine.
	rite, fixation par écrou. Livré	
	onnel, index de repère, coche	
	entre voleur 4 7 kA 3 nots ± 3	

Ajust. 10 tours de 10Ω à 10 Kles 10 12,
POTENTIOMETRES BOBINES
Axe 6 mm, puissance 3 W
10Ω - 22Ω - 47Ω - 100Ω - 470Ω - 220Ω - 1 kΩ - 2,2 kΩ - 4,7Ω - 10 kΩ

VISSERIE	CONNECTEURS
Vis 3 × 10 le 100 8,00 Vis 3 × 15 le 100 8,50 Ecrous 3 mm le 100 8,00 Vis 4 × 10 le 100 9,00 Ecrous 4 mm le 100 10,00 Cosses à souder (prix par 100) 3 mm 2,50 4 mm 2,50 6 mm 3,50	Contact lyre en laiton encartable pas 3,96 mm 6 contacts 2,20 10 contacts 2,80 15 contacts 3,50 l8 contacts 4,70 Enfichable pas 5,08 mm yendu môle + femelle
Picot pour Cl les 300 9,00	5 contacts 2,20 7 contacts 2,50
Raccord pour picot ci-dessusles 50 5.00	7 contocts 2,50 9 contocts 3,10
Bornier 2 picots à vis juxtaposablela pièce 3,00	11 contocts3,40
Filtre secteur, monobloc, fixe Norme Europa - 2 fils + tern	ela pièce 30,00

loupe articulée, livré avec ampoule, sans pile (2 R6)	
la pièce	5,00
Chargeur pour 1, 2, 3 ou 4 batteries	
Cad. Nickel Type R6, 220 V, intensité de charge 50 mA	
	40,00
Bornier à vis 1 contact juxtaposable la pachette de 10	5,00
Picots ronds, diamètre 2 mm, L. 19 mm	2.00

TRANSFOS D'ALIMENTATION

Primaire 220 V	24 V, 0,5 A30,00
6 V, 0,5 A23,50	24 V. 1 A × 35,00
6 V, 1 A23,50	2 × 6 V, 0.5 A
6 V, 2 A30,00	2 × 12 V, 1 A × 35,00
9 V. 0.5 A	2 × 15 V, 1 A × 47,00
9 V. 1 A27.00	2 × 15 V. 2 A × 55,00
12 V, 0,5 A 27,00	2 × 18 V. 1 A × 53.00
12 V. 1 A30,00	2 × 24 V. 1 A × 55,00
12 V. 2 A × 35.00	2 × 12 V. 2 A × 55,00
18 V. 0.5 A	2 × 18 V, 2 A × 70,00
18 V, 1 A × 31,50	2 × 24 V, 2 A × 88,00
	ix ne sont vendus que sur place.

SUPER PI	ROMOTION	
PRIMAIRI	E 220 VOLTS	
12 V, 1 A12,00	15 V, 1,2 A	15,0
2 × 20 V 0,2 A 15,00	30 V, 0,5 A	10,0
12 V, 1,6 A	6 V, 1 A	8,0
MINIATUE	RES A PICOTS	
12 V, 0,1 A	15 V. O. I A	7,0
12 V, 0,2 A	1	
TORIQUES 15 V. 1.5 A		55.0
TORIQUES 22 V. 30 VA - 12 V	, 10 VA	90,0

6 V, 2 contacts travail	la pièce 3,00
6 V, Picots 2 RT	
	la pièce 10,00
12 V. Picots 2 RT	lo pièce 10,00
12V Subminiat. 2RT cont. 1,5 A, 5 Picats 2	20×10mm, H11mm
Peut se monter sur un support de circuit i	ntégré 16 pattes.
	la pièce 12,00
24 V, 4 RT Contacts 10 A	la pièce 12,00
6 V, 12 V, 24 V, 48 V, 4 RT	la pièce 12,00
12 volts européens Picots 6 RT	la pièce 15,00

1,4 W 5 % IQ à 10Q 0,20	Robinées
1,2 W 5 % 1\Otil 10\Otil 0,25	3 W 0,1 à 3,3 kΩ 2,50
10Ω à 10 MΩ	5 W 1Ω δ 8,2 kΩ 3,50 10 W 1Ω δ 18 kΩ 4,50
2 W 10Ωà 10 MΩ0,70	

RELAIS

SUPER PROMOTION
PRIMAIRE 220 VOLTS
12 V. 1 A
2 × 20 V 0,2 A 15,00 30 V, 0,5 A
12 V, 1,6 A
MINIATURES A PICOTS
12 V, 0,1 A
12 V, 0,2 A10,00
TORIQUES 15 V. 1.5 A
TORIQUES 22 V, 30 VA - 12 V, 10 VA
TRANSFOS POUR MODULATEURS
Miniature à picots rapport 1/5
Subminiature à picots imprégné rapport 1/84,00
Primaire 220 V, secondaire 30 V, 2 A
Primaire 220 V, secondaire 12 V, 2 A

MODULES

POUR RECUPERATION DES COMPOSANTS
Module Nº 1 : 4 circuits intégrés - 30 transistors
(BC 238 - BC 1783 - 20 cond. 4 diodes 1 A
Composants neufs 50 résistances
Module Nº 2: 1 transfo 1 rapport 1/2 - 3 Cl (support)
+ 1 pont 1 A - 6 BC 238 - 7 chimiques. Ajust. + mylar
+ résist, etc Composants neufs
Module Nº 3: 1 radiateur 80 W perce pour TO 3 - 15 TO 92 -
BC 238 - 10 chimiques, 4 diodes, 3 A, etc
EXCEPTIONNEL

Transistors Silicium tous référencés
Boîtier métal TO 18la pochette de 50 en 10 types 10,00
Boîtier époxy TO 92la pochette de 70 en 10 types 10,00
Transistor Texas boîtier métal, silicum PNP 30 V, 0,3 A
les 40 pièces 10,00
Haut-parleur, emballage individuel
5 cm, 25 ohms
7 cm, 50 ohms
16 × 24 cm, aimant inversé
TEXAS. Circuit intégré boîtier DUAL, réf. 76023. Ampli BF. Alim
de 10 V à 28 V. Puissance de 3 W à 8 W sous 8 \Omega Livré
avec schéma et nate d'application.
la pièce 5,00 les 2 pièces 9,00
les 5 pièces 20,00 les 10 pièces 30,00
SERRURE livrée avec 2 clefs 1,00
Selfs de choc sur mandrin ferrite, plusieurs modèles

MICROPROCESSEURS

• TOKO 7 × 7, 10,7 Mhz..

les 20 4,67 les 3 7,00

		Divers	
Quartz		CA 3161	17,00
32.768 Kcs	.19,00	CA 3162	
1.000 MHz	.60,00	AY 3.8910	80,00
1.008	.53,00	SP0256AL2	
1.8432	.35,00	Visualisat	ion
2.000	.35,00	EF 9364P	
3.2768	19,00	RO3 2513	
3.579	.19,00	AY3 1015	48.50
4.000	.19,00	Promotic	
4.433	19,00	MC 6801L1	
4.9152	.19,00	MC 68A00	15.00
5.000		MC 68B00	15.00
6.144	.19,00	BT28	
6.400	.19,00	Quartz 16 Méga	10.00
10.000	19,00	MC 6852	
12.000	19,00	P 8255	
18.000	19.00		
18.432	19.00	Disquettes 5 M	
		SF.SD	
Moniteurs		SF.DD	
Ecran 31 cm		DF-DD	
VERT1		DFDD96TPI	38,00
AMBRE1	250,00	K7-C15	
		Sup. Force I	
Effaceur d'Eprom co		24 broch	
En Kit	179,00	28 broch	106,00
	Clayla	ASCII	

	Sup. Force Nulle
Effaceur d'Eprom complet	24 broch95,00
En Kit	28 broch106,00
Clavier	s ASCII
63 touches ASCII	
Sortie → et //	870,00
B3 touches ASCII	
Sortie → et /7	1 190,00
54 touches non encodées	390,00
4 × 4 noir droit vierge	100.00
4 × 3 noir droit vierge	
Clavier souple à membrane, 12	touches gravées 0-9 60,00

CONDENSATEURS - CERAMIQUES -

CERAMIQUES	
Types disque ou plaquette	
de 1 pF à 10 NF	0,40
CERAMIQUES EN POCHETTE	
Axiaux, Plaquettes assorties (50 valeurs)	
la pochette de 300	15,00
les 2 pochettes	25,00
STYROFLEX -	
Axiaux 63 V - 125 V de 10 pf à 10 NF	0,50
Promotion	
Pochette, valeur de 100 pF à 0,1 MF (20 valeurs) la pochette de 100	15.00
les 2 pochettes	
ies a pourerres	25,00
MICAS	
De 47 PF à 2000 PF	12,00
les 2 pochettes	20,00
Condensateurs BY-PASS, 1000 PF	
les 20	5.00

			S MYLAR radiales		
	250 V	400 V	1	250 V	400 V
1 NF	0.45		56 NF	0,65	
2.2 NF	0,45		68 NF -	0,65	
3.3 NF	0.45		0.1 MF	0,65	0,90
4.7 NF	0,45		0,15 MF	0,80	
5,6 NF	0,50		0,22 MF	0,90	1,40
6.8 NF	0,50		0,33 MF	1,20	2,00
8,2 NF	0,50		0,47 MF	1,40	2,40
10 NF	0,45	0,50	0,68 MF	2,20	
- 15 NF	0,45		1 MF	1,50	4,10
22 NF	0,45	0,55	2,2 MF	4,10	
33 NF	0,50		4,7 MF, 1	00 V	5,00
47 NF	0,50	0,75	10 MF, 63	V	8,00
	S	ERIE 100	V SERVIC	CE	
1 NF	1,00 4,71	NF1,50	47 NF 2	,50 0,1 A	AF3,60

NF1,00	4,7 NF1,50	47 NF 2,50 0,1 MF 3,60
NF1,80	22 NF 2,00	0,2 MF 600 V4,00

MF	ν	ME	٧
1	200 les 50 .4,50 F	0.15	250 les 30 6.00 F
4.7	400 les 20 3,00 F	0.22	250 les 30 . 7.00 F
10	100 les 35 . 5,00 F	0,27	250 les 20 5,00 F
10	400 les 20 4,00 F	0,47	160 les 20 . 8,00 F
22	250 les 35 6,00 F	0,47	250 les 20 . 9,00 F
47	100 les 30 7,00 F	1	100 les 20 . 8,00 F
100	63 les 30 9,00 F	2,2	100 les 10 6,00 F
0,1 MF 2	250 V alt., 400 V continu	J	les 30 8,00 F
Prof. Ph	ilips type MKT 0,12 MF 1	0 % 250	V.pochette 30 5,00

MYLAR EN SUPER-PROMO de 1 NF à 1 MF, 160 V, 250 V et 400 V (25 valeurs)

la pochette de 100 con	densateurs 15,00
	pochettes 25,00
Miniatures radioux 63 V, 100 V, de 4,7 NF à	MF
	ette de 50 12,00
les 2	pochettes 20,00

Pour allumage électronique, cond. 0.649 MF ± 2 400 V ∼ 1200 VCC, l'eff. 7 A 2 25 mm, L. 45 mm axial

	- CHIMIC		0.000
	CHIMIQUES	AXIAUX	
	25 V	40 V	63 V
1 MF			0,60
2.2 MF			0,60
4,7 MF			0,60
10 MF		0,60	0,65
22 MF	0,60	0,60	0.70
47 MF	0.65	0.70	0,90
100 MF	1,00	1,20	2,30
220 MF	1,10	1,30	2,30
470 MF	1,60	2.80	4,40
1000 MF	3,50	4,40	7,00
2200 MF	5.60	7.30	10.90
4700 MF	9.00	12.90	19,70
1000 MF 80/100	V		9.40
2200 MF 80/100			17,00

Pochette Nº 1	SUPER PROMOTION 15 voleurs de 4,7 pF à 1000 pF 6 V et 9 V
Pochette N° 2	la pochette de 50 6,00 les 2 pochettes 10,00 les 2 voleurs, 1 µF à 1 500 µF 9 V et 25 V
	lo pochette 10,00 les 2 pochettes15,00

L'AFFAIRE EXTRA	
Jusqu'à épuisement, STOCK 100 000 PIECES de chaque	
Miniature axial, 5 × 10 mm en bande	
- 1,5 MF 63 V	10,00
- 6,8 MF 63 Vles 50 7,50les 100	12,00
Rodial 220 MF 10/12 V	10,00
Axial 470 MF 10-12 V pochette de 50	8,00

CHIMIQUES EN PROMOTION						
MF	٧		MF	٧		
1	16/20 les 20	3,50	470	25 li	es 20.	10,00
2.2	60 les 204	1,00	470	50 l	es 10 .	.8,00
4.7	16/25 les 204	1,50	680	100 k	es 5.	.7,00
8	350 les 20	5,00	1000	25 le	es 10.	9,00
10	25 les 20!	5,00	1000	40 h	es 10	12,00
10	63 les 20	6,00	1500	40 h	es 10.	12,00
22	16/25 les 20	5,00	1500	70 h	es 5.	15,00
33	100 les 20	5,00	2200	40 h	es 5.	12,00
47	16/25 les 20	5,00	3000	50 h	es 3.	10,00
100	40 les 20!	8,00	3300	40 k	es 4	10,00
220	25 les 20	8,00	4700	16 h	es 5.	10,00
10,000	MF 50 V protessi	onnel .		k	pièce	12,00
100 - 1	00 MF, 250 V				les 5	5,00
100 MF	, 385 V				les 5	5,00
400 ME	. 385 V				les 3	10,00

	- TANTALE	GOUTTE -	
	6 V	16 V	25 Y
0,47 MF	-	_	1,00
1 MF	-	_	1,00
1,5 MF	_		1,10
2,2 MF	_	1,00	1,20
3,3 MF	_	_	1,30
4,7 MF	1,00	1,20	1,50
10 MF	1,00	1,30	1,50
22 MF	1,50	2,50	

3,3	MF	_		1,30
4,7	MF	1,00	1,20	1,50
10	MF	1,00	1,30	1,50
22	MF	1,50	2,50	_
		NTALES EN PE	MOTION	
chet		es de 0,1 MF à 33		
		lop	ochette de 30	pièces 20,00
			les 2 poct	ettes 30,00

	NON PO	LARISEES	EN F	ROMO	
2 MF 30 Volts	5			les 10 pièces	4,00
4 MF 50 Volts	5			les 10 pièces	4,50

VARIABLES ET AJUSTABLES —— Cond. Ajustables	_
12 PF : 1,20 - 20 PF : 2,20 - 40 PF : 2,50 - 60 PF	2,70
Ajust, PRO 6 ples 20	6,00
Ajust. 6-12 et 20 pFles 30 panachés	6,00
Variable 300 pF les 4	10,00
Variable pour AM et FMla pièce	

CONDITIONS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE

Nos prix sont T.T.C. Nous expédions :

a) Contre paiement à la commande, forfait port et emballage 35 F.

b) En contre-remboursement, acompte 20 % : forfait port et emballage 70 F.

Nous acceptons les commandes des Ecoles et Administrations.

Nous n'envoyons que les marchandises dont nous faisons la publicité.

ALGERIE: 0 à 2 kg colis lettre 2 à 20 kg colis postal. Limité à 1.300,00 F par colis, port compris. Minimum d'envoi 200,00 F

• Pas de catalogue

Détaxe à l'exportation

Ouvert tous les jours

(sauf le dimanche et les jours fériés) 9 h à 12 h et 14 h à 19 H le samedi 8 h à 12 h et 14 h à 18 h.

Un livre cadeau original




Dès l'âge de 12 ans,

les jeunes se passionnent pour les réalisations électroniques d'initiation qui présentent l'avantage d'être vivantes, animées et amusantes.

Aussi la sortie d'un tel livre arrivet-elle à son heure, surtout si ce livre prend par la main l'amateur jusqu'à la réussite d'un montage, et lui laisse ensuite le loisir d'aborder d'autres réalisations plus sophistiquées.

L'originalité du livre repose cependant sur l'utilisation d'une feuille de transfert spécial destinée à la fabrication des circuits imprimés en gravure directe.

Une nouveauté astucieuse

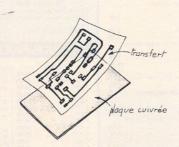

le transfert se frotte avec un cayon tendre sur la plaquette cuivrée. Dès le dessin déposé l'ensemble se plonge dans un liquide qui ronge le cuivre aux endroits non protégés par le transfert. On obtient alors un veritable circuit imprimé.

Chaque livre, et on peut l'appeler livre à juste titre (couverture cartonnée, format 190 × 260), comporte une feuille de transfert autorisant 6 circuits imprimés qui permettent par association quatorze montages « tremplin ». Dans ces conditions, et à l'aide de peu de composants, l'amateur parviendra, à moindre frais, à un maximum de possibilités.

Sommaire du livre

Les pièces de montage

- Identification de tous les éléments ou composants entrant dans les réalisations décrites.
- Le matériel nécessaire et la méthode d'application du transfert direct; guelques conseils.
- Les principaux symboles et les diverses unités.
- Liste de quelques revendeurs Paris Province.

Les montages « tremplin »

- L'amplificateur de base.
- L'amplificateur téléphonique.
- L'interphone.
- Le module récepteur.
- La sirène à effet st atial.
- L'alimentation universalle.
- Le déclencheur photc-électrique.
- Le faisceau infranchissable.
- Le détecteur de température.
- Le détecteur d'humidité.
- Le détecteur de secousses.
- Le temporisateur.
- Le jeu de réflexes.
- L'orgue miniature avec vibrato.

Au total 35 montages passionnants et clairs.

Une nouvelle présentation, beaucoup plus claire et agrémentée de très nombreux croquis, de la couleur très attrayante, des composants disponibles partout, et la feuille transfert inciteront, compte tenu du prix, de très nombreux amateurs débutants ou non, à s'offrir ce plaisir.

■ Un livre de 128 pages, format 190 × 260, couverture cartonnée et pelliculée, nombreuses illustrations en couleur.

Veuillez m'expédier 1 exemplaire du LIVRE des GADGETS ELECTRONIQUES au prix de 82 F PORT COMPRIS (avec feuille TRANSFERT) Je joins à ce bulletin mon REGLEMENT de 82 F par Chèque bancaire C.C.P. 3 volets à l'ordre de la LIBRAIRIE PARISIENNE de la RADIO	Nom:	par case. Laisser un vide entre 2 mots. Merci
Résidence N° et Rue		SANS OBLIGATION d'ACHAT je désire recevoir les catalogues nouveautés concernant Montages d'initiation et gadgets Technologie - Techniques et applications Microprocesseurs - Micro-ordinateurs Sono - Hi-Fi - Musique électronique Radio - TV - Dépannage Emission amateur - C.B. Radiocommande
Bulletins à retourner à la Librairie Pa	risienne de la Radio, 43, r	ue de Dunkerque, 75480 PARIS Cedex 10

TORG

la mesure, imbattable... au rapport qualité/prix

« U-4324 »



« U-4324 »

Resistance interne: 20.000 ohms/volt courant continu.

Précision : ± 2.5% c. continu. et ± 4% c. alternatif.

Volts c. continu 60 mV à 1.200 V en 9 gammes

Volts c. continu 60 mV à 1.200 V en 8 gammes

Ampères c. continu 6 µA à 3 Amp. en 6 gammes

Ampères c. continu 6 µA à 3 Amp. en 6 gammes

Ampères c. alternatif 30 µA à 3 Amp. en 5 gammes

Ohn-mètre 2 ohms à 20 Megohms en 5 gammes

Ohm-mètre 2 ohms à 20 Megohms en 5 gammes

Décibels — 10 à + 12 d8 èchelle directe

Dim. 163 × 96 × 60 mm. Livre en boite carton renforce avec

cordons, pointes de touche

embouts croco - Prix sans pareil


185 F embla. 26 F cordons, pointes de touche embouts croco - Prix sans pareil 185 F embal. 26 F

« U-4315 »



Résistance interne : 20 000 ohms/volt courant continu. Précision : \pm 2.5 % c. continu et \pm 4 % c. alternatif. Volts c. continu : \pm 25 m V à 1 000 V en 10 gammes Volts c. continu : \pm 250 mV à 1 000 V en 9 gammes Ampères c. continu : \pm 5 m V à 2.5 A en 9 gammes Ampères c. alternatif : \pm 0.1 mA à 2.5 A en 7 gammes Ohm-mètre : \pm 1 ohm à 10 Megohms en 5 gammes Capacités : \pm 100 PF à 1 MF en 2 gammes Décibels : \pm 16 à \pm 2 dB échelle directe Dim. 215 \pm 115 \pm 80 mm. Livré en maiette alu portable . avec cordons pointes de touche coroons, pointes de touche embouts grip-fil. Prix sans pareil 189 F embal. 31 F cordons, pointes de touche

« II-4317 »

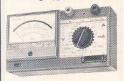

Resistance interne 20.000 ohms/volt courant continu.

Précision ±1.5 % c. continu. et±2.5 % c. alternatif.

Volt c. continu 10 mV à 1.000 V en 10 gammes Volt c. continu
Volts c. alternatif
Ampères c. continu
Ampères c. alternatif 50 mV a 1.000 V en 9 gammes 5 μA à 5 Amp. en 9 gammes 25 μA à 5 Amp. en 9 gammes 1 ohm à 3 Mégohms en 5 gammes — 5 à 10 dB échelle directe Ohm-mètre Décibels

Avec disjoncteur automatique contre toute surcharge.

« II-4341 »



CONTROLEUR UNIVERSEL à TRANSISTORMETRE INCORPORE Résistance interne : 16.700 ohms par volt (courant continu). Précision : ± 2.5 % c continu et ± 4 % c alternatif. Volts c. continu 10 mV à 900 V en 7 (Volts c. calternatif. 50 mV à 750 V en 6 (Volts c. alternatif. 10 mV à 900 V en 7 gammes 50 mV à 750 V en 6 gammes 2 μA à 600 mA en 5 gammes 10 μA à 300 mA en 4 gammes Ampère c. continu 2 µA à 600 mA en 5 gammes Ampère c. alternatif 10 µA à 300 mA en 4 gammes Umm-mètre 2 ohms à 20 Mégohms en 5 gammes TRANSISTORMÈTRE : Mesure ICR. IER. ICI. courants base, collecteur en PNP et NPN - Dim. 213 imes 114 imes 75 mm. En malette alu portable avec cordons, pointes de touche embouts grip-fil. Prix sans pareil 245 F

Les nammes de mesures sont données de ± 1/10° première échelle à fin de dernière échelle



OSCILLOSCOPE « TORG CI-94 » du DC à 10 Mhz

DÉVIATION VERTICALE : Simple trace, temps de montée 35 nano-S, atténuateur 10 positions (10 mV/div. à 5 V/division), impéd. d'entrée directe : 1 $M\Omega/40$ pF avec sonde 1/1 et 10 $M\Omega/25$ pF avec

sonde 1/10.

DEVIATION HORIZONTALE: Base de temps déclenchée ou relaxée, vitesse de balayage 1 micro-S/div. à 50 milli-S/division en 9 positions, synchro automatique intérieure ou extérieure (+ ou -). Écran 50 x 60 mm, calibrage 8 x 10 divisions (1 div. = 5 mm), dimensions oscillo: L. 10, H. 19, P. 30 cm.

Livré avec 2 sondes : 1/10 et 1/1 Prix sans pareil

1595 F emb. 60 F

Priv | Port |

L'Oscillo seul (ou en promotion avec le contrôleur 4341) est payable en 2 mensualités, sans formalités - Consultez-nous

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

Mesures en alternatif 50 Hz, 0 - 10 - 25 - 100 - 500 Ampères en 4 gammes, 0 - 300 - 600 Volts, 2 gammes

Prix sans pareil

Mesures en alternatif 50 Hz, 0 - 10 - 25 - 100 - 500 Ampères en 4 gammes

Prix sans pareil

UN BEAU CADEAU TORG DE PROMOTION

		103755	
	OSCILLO CI-94 + CONTRÔLEUR 4341	1 695	76
	PINCE AMPÈREMÉTRIQUE + CONTRÔL. 4341	390	31
>	2 CONTRÔLEURS 4324 + CONTRÔL. 4341	490	76
	2 CONTRÔLEURS 4315 + CONTRÔL. 4341	505	76
	2 CONTRÔLEURS 4317 + CONTRÔL. 4341	720	76



148, rue du Château, 75014 Paris, tél. 320.00.33

Métro: Gaité / Pernety / Mouton-Duvernet

Magasins ouverts toute la semaine de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, sauf le dimanche et le lundi matin. Les commandes sont exécutées après réception du mandat ou du chèque (bancaire ou postal) joint à la commande dans un même courrier - Envois contre remboursement acceptés si 50 % du prix à la commande.

LE DEFI BLOUDEX. CENTRALE D'ALARME 4 ZONES



1 zone temporisée N/F

1 zone immédiate N/C 1 zone immédiate N/F

1 zone autoprotection permanente (chargeur in-

corpore), etc.

1 RADAR hyperfréquence, portée réglable 3 à 15 m
+ réglage d'intégration ou IR 1 5LD, 12 m
2 SIRENES électronique modulée, autoprotégée
18ATTERIE 12 V, 6,5 A., étanche, rechargeable
20 mètres de câble 3 paires 6/10

4 détecteurs d'ouverture ILS

(envoi en port dû SNCF)

SPECIAL BIJOUX LINGOTS - PIERRES - BILLETS



M19 LE COFFRE FORT

que l'on emmure soi-même

Percement a efectuer avec le trépan au car-bure de tungstène fourni avece le M19 et une

bore de dingsteire de troussion de bonne qualité ayant un mandrin de 13 mm de capacité (se loue facilement).

Le M19 s'installe rapidement et aisément dans les murs, piliers et autres ouvrages de maçonnerie d'une épaisseur totale de 23 cm minimum de béton, pierre de taille, granit, brique, meulière, parpaings. CAPACITE PRATIQUE :

2 lingots, ou 50 000 F env. en 500 F. Dimensions : long. 184 mm - Ø 60 mm.

1304 F - Port 30 F Doc. c/6 F en timbres

PASTILLE EMETTRICE

Vous désirez installer rapidement et sans branchement un appareil d'écoute téléphonique et l'émetteur doit être invisible S'installe sans branchement en cinq secondes (il n'y a qu'à changer la capsule). Les conversations téléphoni-

ques des deux partenaires sont transmises à 100 m en champ libre.

PRIX: nous consulter

Document, complète contre 10 F en timbres (Non homologué) Vente à l'exportation

INTERRUPTEUR SANS FIL portée 75 mètres

Nomoreuses applications (porte de garage, éclairage jardin, etc.) Alimentation - du ré-cepteur : entrée 220 V sortie 220 V, 500 W EMETTEUR alimenta-

AUTONOMIE 1 AN 450 Frais



DETECTEUR RADAR PANDA anti-masque

Emetteur-récenteur de micro ondes Protection très efficace. S'adante sur toutes nos centrales d'alarme. Supprime toute installation compliquée. Alimentation 12 Vcc. Angle protégé 140° Portée 3-20 m. Bande X.

1450

Frais d'envoi 40 F

DETECTEUR DE PRESENCE

Matériel professionnel - AUTOPROTECTION blocage d'émission RADAR



MW 25 IC. 9,9 GHz. Portée de 3 à 15 m. Réglable. Intégration 1 à 3 pas réglable. Consommation 18 mA. Contacts NF. Alimentation 12 V.

RADAR HYPERFREQUENCE MW 21 IC. 9,9 GHz. Portée de 3 à 30 m. Réglable. Intégration 1 à 3 pas réglable. Consommation 18 mA. Ali-

Prix: NOUS CONSULTER
Documentation complète sur toute la gamme contre 10 F en timbres



MICRO EMETTEUR depuis

Frais port 25 F Documentation complète contre 10 F en timbres

RECEPTEUR MAGNETOPHONES



— Enregistre I communications en votre absence. AUTONOMIE 4 heures d'écoute

PRIX NOUS CONSULTER Documentation complète de toute la gamme contre 15 F en timbres.

DETECTEUR INFRA-ROUGE PASSIF IR 15 LD



Portée 12 m. Consommation 15 mA. 14 rayons de détection. Couverture : horizontale 110°, verticale 30°

Prix: 950 F

BLOUDEX EL ECTRO

141, rue de Charonne, 75011 PARIS (1) 371.22.46 - Métro : CHARONNE AUCUNE EXPEDITION CONTRE REMBOURSEMENT. Règlement à la commande par chèque ou mandat.

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h 15 sauf DIMANCHE et L'UNDI MATIN



LEXTRONIC 33-39, avenue des Pinsons, 93370 MONTFERMEIL Tél.: 388.11.00 (lignes groupées) C.C.P. La Source 30.576.22

S.a.r.l. Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Fermé dimanche et lundi CRÉDIT CETELEM . EXPORTATION : DÉTAXE SUR LES PRIX INDIQUÉS

ENSEMBLES DE RADIOCOMMANDE I A 14 CANAUX

LEXTRONIC propose une gamme étendue d'ensembles E/R de radiocommande, utilisant du matériel de haute qualité, ces appareils sont étudiés afin de permettre la commande à distance de relais avec une grande sécurité de fonctionnement, grâce à un codage à l'émission et à la réception en PCM, pratiquement imbrouillables par les CB, Talky-Walky, radiocommandes digitales, etc. Les portées de ces appareils sont données à titre indicatif, à vue et sans obstacle. Pour de plus amples renseignements, consultez notre catalogue. Prix spéciaux par quantité.

Modèle de haute fiabilité et de très belle présentation, pratiquement imbrouillable grâce à son codage PCM avec programmation du code à l'émission et à la réception par mini-interrupteurs DIL (8192

EMETTEUR 8192 AT livré en boîtier luxe noir (92 × 57 × 22 m avec logement pour pile 9 V min, puiss. HF 600 mW 9 V. Cons. 120 mA (uniquement sur ordre), test pile par LED. Existe en 3 présentations : 1) EMETTEUR 8192 AT équipé d'une antenne téléscopique de 70 cm

2) EMETTEUR 8192 AC équipé d'une antenne souple type «caou chouce de 15 cm pour une portée de 100 da 200 m 3) EMETTEUR 8192 SA sans antenne extérieure (incorporée à rieur du boitier pour une portée de l'ordre de 100 à 200 m.

MEME ENSEMBLE 8192 en version 72 MHz émetteur-récepteur et991,90 F

> **ENSEMBLE MONOCANAL 8192** MINIATURE 41 MHz



EMETTEUR 8192 complet en kit (spécifier la version, AT, AC ou SA livré avec son boîtier luxe et quartz émission 41 MHz334,75 F Même EMETTEUR 8192 livré sous forme de platine complète en kit. avec quartz émission, mais sans inter, sans antenne .231,75 F .283,25 F caoutchouc, ni boîtier. PLATINE SEIII E 8192 en ordre de marche

EMETTEUR 8192 (spécifier la version) en ordre de marche, sans pile

437,75 F

RECEPTEUR monocanal 8192 livré en boîtier plastique (72 x 50 RECEPTEUR 8192 en ordre de marche 472.80 F




RECEPTEUR 8192 BM. Mêmes caractéristiques et dimensions que les modèles 8192, mais équipé d'un relais bistable à mémoire. Fonc tionne en version monocanal bistable avec les émetteurs 8192 AT. AC ou SA, le relais de sortie basculant alternativement sur «arri es etc. à chaque impulsion de l'émetteu version 2 canaux bistables en utilisant l'émetteur 2 canaux 8192 SP2, dans ces conditions, les fonctions «arrêt» et «marche» sont déterminées par l'un des 2 canaux de l'émetteur.

Alim. 8 à 12 V, consom. identique de 15 mA env. avec relais de sortie en position contact «ouvert» ou «fermé», (intensité des contacts.

Une sortie temporisée de 1 s. env. est prévue pour le branchement éventuel d'un buzzer piezo (intensité max: 30 mA) permettant le con-trôle auditif de fonctionnement de chaque changement d'état du

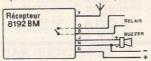Le récepteur 8192 BM, complet en kit, version 41 MHz avec q



Emetteur 2 canaux 8192 SP2AC (version antenne ca ou 8192 SPSA (version sans antenne), en ordre de marche avec qua 499.50 F.

INCROVABLE LE PVDA-5!

tée supérieure à 1 km). Programmation du code a l'emission réception par mini-interrupteurs. Puissance 1 WHF, 12 V. PLATINE SEULE (HF + codeur) dim.: 110 × 25 × 16 mm.

Complet en kit, sans quartz : 296.00 F Monté : 434,40 F Complet en kit, sans quartz : 296,00 F Monté : RECEPTEUR MONOCANAL livré avec boitier (dim... 24 mm), sortie sur relais étanche Complet, en kit, sans quartz: 382.00 FMonté: 462,00 F

ENSEMBLE MONOCANAL 27 ou 72 MHz

ENSEMBLE 4 CANAUX 27 ou 72 MHz

(portée 500 mètres)

EMETTEUR miniature 4 canaux, 350 mW, 9 V, complet avec boiltier (dim: 12 × 58 × 23 mm). Manches de commande antenne télescopique, etc. sans quartz.



RECEPTEUR 4 canaux, alim. 4,8 V, livré avec boitier (72 × 50 × 24 mm), sortie sur relais IRT 2A.

Complet en kit, sans quartz : 358,00 F Monté : 492,50 F

ENSEMBLE 14 CANAUX 27 ou 72 MHz

EMETTEUR 14 cánaux, 1 WHF, 12 V. complet avec boîtier (dim. 128 x 93 x 35 mm). Antenne télescopique, manches de commande, etc.

Sans quartz en kit : **579,00 F**Monté : **798,00 F**

Sans quartz en kit : 329,00 F

Par canal supplémentaire en kit : 77,45 F. Monté 89,55 F

ENSEMBLE DE TELECOMMANDE 14 CANAUX 41 MHz. A MODULATION DE FREQUENCE

andes non simultanées). Appareils codés à l'émission et à la

reception en Poin. 'Émetteur EM/Z14 est livré uniquement sous forme de platine câblée et réglée (dim.: 170 × 25 mm) comportant la partie émission en 41 MHz FM et le codeur, mais sans antenne ni leviers de commande. ssance HF 0.8 W. Alim. 12 V.

russaince nr u,o w. Amitt. 12 v. Le récepteur REIZ14 est livré également sous forme de platine câblée et réglée avec sortie sur 14 relais I RT 5 A. Alim: 4,8 à 6 V. Consom. au repos: 10 mA environ. Dim: 170 x 85 x 25 mm.

au repos : 10 mA environ. Dim.: 170 \times 85 \times 29 Platine émetteur EM/Z14 en ordre de marche,

436.80 F Platine récepteur RE/Z14 en ordre de marche, 1255.00 F



ENSEMBLE DE RADIOCOMMANDE 14 canaux à commandes simultanées 41 MHz à modulation de fréquence.

Cet ensemble E/R permet la commande de relais avec possibilité d'obtenir jusqu'à 7 commandes simultanées. Le temps de réponse

de l'ensemble E/R est de 0,5 s. La présentation de l'émetteur ES/14CX est identique au modèle La presentation de criminate Lorentz de la existe en 2 versions, soit avec antenne télescopique (portée supérieure à 2 km à vue) soit type «caoutchouc» de 15 cm (portée de 300 à 500 m), à spécifier à la com-mande, puissance HF 1.8 W.

Le récepteur RS/14CX est équipé de connecteurs permettant de recevoir 7 modules encartables de décodage 2 canaux avec sortie sur relais IRT 5 A. L'alimentation du récepteur se fait sous 6 V. Emetteur ES/14CX 41 MHz en ordre de marche, équipé de sa batte-

1288 F 1120 F Antenne type «caoutchouc» 15 cm seule. 95 F Monté : 418.00 F avec embase isolante

10%* DE REMISE A L'OCCASION DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE



A NOTRE RAYON ALARME

Conditions aux revendeurs pour quantités

LES RADARS VOLUMETRIQUES «LEXTRONIC» RV004 et RV005 A INFRAROUGE PASSIF

Se caractérisent par leurs dimensions réduites ainsi que par une très faible consommation de veille (3 mA environ). Les portées opérationnelles (réglables) sont de 8 à 12 m maxi avec un angle de couverture de 70° environ. le déclenchement de ces radars se fait par détection de variation de température causée par la radiation du corps humain (infrarouge passir). Ils utilisent no détecteur spécial muni d'un filtre selectif de longueur d'ondes bien spécifique de la température du corps humain évitant ainsi tous les déclenchements intempestirs. De plus, ces radars ne traversent pas les cioisons ni les vitres. Ils possèdent également une très grande immunité contre la lumière, les bruits, etc. Ils sont équipés d'un contrôleur visuel par Led réagissant dès le passage d'une personne (ou d'un animal dags la zonge couvete ne la carice.)

Nombreuses applications : Antivol, déclenchement automatique d'éclairages, d'appareil photo ou caméra, magnétophone, vidéo de sur-

eillance, objet animé, guirlandes, spots, système de sécurité, etc.



RADAR RV004 : Dim.: 57 × 37 × 20 mm. Modèle spécialement étudié pour fonction-

RADAR RV004 ; Dim. 57 x 37 x 20 mm. Mooele specialement etudie pour ronction-ner avec la centrale d'alarme CAP 002 Alim ; 12 V. Consom. en veille 3 mA. En kit : 330 F Monté : Memes caractéristiques que le RV004, mais dim. 72 x 50 x 24 mm, il comporte également les temporisations d'entrées (10 s) de sortie (90 s) et de durée d'alarme (redéclenchable) de 60 s. Les sorties se font sur relais incorporé I RT 3A pou-

480.30 F

Documentation contre enveloppe timbrée*

*Egalement en stock, centrales d'alarme, bar rières infrarouges, alimentations secteur, sirènes, etc.

RV004/RV005 MONTAGE TYPE **RV005** sirène ou modul PVDA5 IT 0 000 0000 LED +12v

SYSTEME D'ALARME SANS FIL

(protection volumétrique à dépression atmosphérique) Fonctionne des l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre donnant sur l'extérieur (aucun contact ni dispositif spécial à monter sur celles consistence des poureurs e une porte ou une reintere oriniment sur rexenteur (accus) contact, in insposini specula e infollet si of claime.

Se déclenche également en cas de bris de glaces. Entièrement authonome le PVDA-5 permet de protéger plusieurs locaux même sur plusieurs étages (jusqu'à 1500 m²). L'avantage par rapport au radar est que toute personne ou animal peut se déplacer librement à l'intérieur des pièces protégées sans déclenchement du système.

NOMBREUSES APPLICATIONS: antivols, protection des personnes âgées, détacteur de présence pour magasins, etc.
Dim.: 72 x 50 x 24 mm. Alim.: 8 à 12 V, 4 mA en veille. Sortie sur relais IRT 5 A incorporé. Temporisations: sorties: 1 mn, entrée: 10 s, alarme autorédéclenchable: 1 mn. Contrôle des différentes fonctions par Led 3 couleurs. Réglage de sensibilité. Le PVDA-5A est vive-

PRIX EN DIRECT DU FABRICANT, MONTE: 480,30 F 432,30 F A L'OCCASION DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Valable jusqu'au 31/12/84

Démonstration dans notre magasin

Documentation contre enveloppe timbrée à 3,70 F + port 34 F ou contre-remboursement 40 F

OFFRE SPECIALE QUARTZ 27 MHZ

BOITIER HC25U. Sortie par broches quartz disponibles :

E.26.975 MHz E.26.995 MHz E.27.045 MHz E.27.145 MHz E.27.195 MHz E.27.255 MHz R.26.540 MHz B 26 690 MHz R.26.590 MHz R.26.620 MHz R.26.800 MHz E.27.075 MHz R.26.520 MHz

Prix du quartz émission ou réception. Pièce 16 F Prix forfaitaire, incroyable, pour les 7 jeux E/R indivisibles. Le lot .. 112 F (soit 8 F le quartz).

	ez m'adresser VOTRE DERNIER CATALOGUE + LES NOUVEAUTES (ci-joint 30 F en chèques) ou seulement vos NOUVEAUTES (ci-joint 10 F en chèque)	
Nom .	Prénom	

12/84 Adresse..... RP



CIBOT...

LES PRIX! MAIS AUSSI...
LE CHOIX FANTASTIQUE... LES TECHNICIENS VENDEURS
LES ACCESSOIRES ET LES PIECES DETACHEES

COMPOSANTS

Tous les circuits intégrés. Tubes électroniques et cathodiques. Semiconducteurs. ATES - RTC - RCA - SIGNETICS - ITT - SECOSEM -SIEMENS - Opto-électronique - Leds - Afficheurs.

Spécialiste en semi-conducteurs et C.I. NEC - TOSHIBA - HITACHI - Etc.

JEUX DE LUMIERE SONORISATION - KITS

(plus de 300 modèles en stock)

APPAREILS DE MESURE

Distributeur - METRIX - CdA - CENTRAD - ELC - HAMEG - ISKRA - NOVOTEST - VOC - GSC - TELEQUIPMENT - BLANC MECA - LEADER - THANDAR SINCLAIR

Démonstration et Vente par Techniciens Qualifiés

PIECES DETACHEES: plus de 20 000 articles en stock

BON A DECOUPER POUR RECEVOIR

LE CATALOGUE 200 PAGES

NOM PRENC	om
ADRESSE	
CODE POSTAL VILLE	
Joindre 30 F en chèque bancaire, chèque postal ou mai	



Vous attend à **PRONK**

Porte de Versailles du 20 au 23 novembre 84 HALL 5 / ALLEES E9~E10

Vous y verrez



l'électronique et l'informatique

- Matériel de laboratoire pour la fabrication de circuits imprimés en petites séries.
- Plaques présensibilisées négatives et positives de toutes dimensions (et produits annexes).
- Produits de protection, d'enrobage, de tropicalisation pour circuits imprimés et composants.
- Produit de protection spéciale des contacts.

SICERONT IXF®

304, Boulevard Charles de Gaulle BP 41 Tél. : (1) 794 28 15 92393 Villeneuve la Garenne Cedex Télex : SICKF630984 F



LE GUIDE RADIOAMATEUR 1985

Véritable « HANDBOOK » en français à la fois simple et technique

TOME 1: 170 F; format: 18×25 ; + 15 de port normal ou 190 F recommandé

TOME 1

1. RADIOAMATEURISME - Définition, Un peu d'histoire, Le code Q, Spectre

des fréquences.

2. THEORIE DE L'ELECTRICITE - PRINCIPES - Courant continu, La Capacité dans les circuits C.C., Condensateurs, Inductances, Courant alternatif, Le décibel

LAMPES, TUBES A VIDE – Données techniques, Types de lampes (diodes, triodes, tétrodes, pentodes), Applications, Tubes spéciaux.
 SEMI-CONDUCTEURS – Diodes, Transistors Bi-polaires, FET, MOSFET,

SEMI-CONDUCTEURS – Diodes, Transistors Bi-polaires, FET, MOSFET, Thyristors, Unijonction, Les Circuits Intégrés, familles, interconnexions.
 ALIMENTATIONS – Transformateurs, Redressement, Les multiplicateurs de tension, Tension & Intensité du secondaire alimentant un redresseur, Régulation Stabilisation, Limitation de courant et protection, Alimentation Haute-Tension, Autres systèmes d'alimentation, Régulateurs à découpage.
 SYSTEMES DE RECEPTION H.F. – Circuits d'entrée, Etages mélangeurs (changements de fréquences), Oscillateur local, Oscillateur à vérouillage de phase, (PLI). Oscillateur à quarte Fréquences intermédiaire Fréquences.

phase (PLL), Oscillateurs à quartz, Fréquence intermédiaire, Fréquence Image, Amplification à fréquence intermédiaire et VCA, Sélectivité variable, Etouffeur de bruit (Noise-Blanker), Amplis FI pour FM à changement de fréquence, Différents modes de détection, VCA en BLU, Réalisation

requence, Différents modes de détection, VCA en BLU, Réalisation pratique : un récepteur HF 2 gammes.

7. RECEPTIONS VHF-UHF — Généralités, Circuits d'entrée VHF, Préamplificateurs, Figure de bruit, Les oscillateurs à Qz et multiplicateurs en VHF, Oscillateurs à vérouillage de phase, PLL en BLU, Circuits PLL à large bande, Circuits d'entrée en UHF, Choix de la fréquence intermédiaire, Les oscillateurs en UHF, Fréquence intermédiaire en UHF, Les scanners, Les convertisseurs de réception, Réalisation pratique : un récepteur moderne

144-146 MHz FM-BLU. 8. LA PROPAGATION -LA PROPAGATION – Les différentes propagations, les couches de l'atmosphère, intensité et polarisation de l'onde, L'onde de sol, l'onde de ciel, l'ionosphère, Influence du soleil sur la propagation, Rapport Ionisation-fréquence, Angle de départ, Rapport fréquence-angle, Comportement de l'onde, renvois, Points particuliers (direction, angle, déviation, disparition, Propagation sur les bandes décamétriques, Propagation en VHF-UHF, les différentes couches, Propagation météorique, etc. Une réalisation Amateur la Sonde Aniou.

TOME 2 (parution débût 1985)

1. MODES D'EMISSION (AM. FM, BLU, CW) - 2. AMPLIS MICROS (BLU, FM, AM) 1. MODES D'EMISSION (AM. FM. BLU, CW) - 2. AMPLIS MICHOS (BLU, FM. AM)
3. EMETTEURS HF (melanges, linéaires, transceivers) - 4. EMETTEURS VHF-UHF-5. AMPLIS LINEAIRES VHF-UHF-SHF - 6. LES MOBILES (Equipement, Antennes) - 7. COMMUNICATIONS SPECIALES (RTTY, ATV. SSTV) - 8. INTERFERENCES (détection et remède) - 9. ANTENNES HF - 10. ANTENNES VHF-UHF - 11. PYLONES (installation, capacité de portage, haubannage rotors) - 12. LES PELAIS - 13. LES APPA REILS DE MESURES - 14. LA STATION

VHE ATV



VHF ATV, 2e edition - 200 pages

Montages en kits pour la télévision d'amateur, d'après VHF COMMUNICATIONS (avec schémas, circuits imprimés, implantations, réglages, etc). Nouveaux chapitres : transverter 1296 MHz (1252,5 MHz) et son oscillateur local; Adaptation du système classique 438 MHz à la bande 24 cms; Préampli 3 éta-

ges 1296 MHz; Convertisseur de réception 1296 MHz (avec mylar pour la réalisation des circuits).

Prix: 75 F (+ 9,50 F port)
SUPPLEMENT VHF - ATV - Pour les posseurs de VHF - ATV 1re édition, fascicule regroupant les 40 pages supplémentaires de la 2e

Prix: 20 F (+ 3,50 F port)

VHF METEOSAT (210 pages)

Description intégrale du système de réception des satellites météorologiques, METEOR, METEOSAT, NOAA.. de la parabole à la visualisation sur écran TV, par convertisseur D/A à mémoire.



Tout un système de réception des images des satellites Météo - de la parabole au convertisseur Digital-Analogique à mémoire avec visualisation couleur/Pal (également, option Fac-similé ou tube cathodique). Avec disponibilité des kits pour réaliser les montages.

Prix: 188 F (+9,50 F de port)



VHF ANTENNES, 2e édition - 264 pages D'après VHF COMMUNICATIONS. Un ouvrage tech-nique incontesté sur les antennes VHF, UHF et SHF (137 MHz - 24 GHz). Du calcul de base aux réalisations pratiques, en passant par les aspects complémentaires (azimut, paraboles, construction d'une Horn 10 GHz, baluns, quides d'onde 24 GHz, polarisation, réception satellites météorologiques 137 MHz. etc).

Prix: 110 F (+ 9,50 F)

SUPPLEMENT VHF - ANTENNES - Pour ceux qui ont déjà VHF ANTENNES, 1^{re} édition ; fascicule comportant les 42 pages supplémentaires de la seconde édition.

Prix: 21 F (+ 3,50 F Port).

OFFRE A.S.: VHF ANTENNES, 1re édition (jusqu'à épuisement) PLUS le supplément : 80 F franco.

Nouveauté librairie :

« A l'écoute des ondes » destiné à tous les écouteurs, débutants ou chevronnés

Au sommaire:

1. ECOUTEZ LE MONDE - INTRODUCTION

- 2. 50 ANS D'ONDES COURTES FRANÇAISES ET DE RADIODIFFUSION EXTERIEURE
- 4. Le « BROADCAST »
- 5. LE SPECTRE RADIOELECTRIQUE
- L'ECOUTE, C'EST FACILE! LES DIFFERENTS MODES DE RECEPTION : AM, BLU, CW, FM
- LES CRITERES D'UN RECEPTEUR DE TRAFIC
- 9. DX VHF UHF
- 10. LES RECEPTEURS VHF
- 11. LE CHOIX D'UN RECEPTEUR...
 12. LES ANTENNES
- 13. A PROPOS DES ANTENNES HF
- 14. LES RECEPTIONS SPECIALES (METEOSAT)
- 15. LES ACCESSOIRES
- 16. LES AMELIORATIONS DU FRG-7
- 17. ATLAS

Prix: 144 F (+ 9,50 F port)

IN ELECTRONIC

20 bis, avenue des Clairions - 89000 Auxerre Tél.: (86) 46.96.59

A L'ECOUTE

(((p))

DES ONDES



Mémoire : ROM (Mémoire Morte): 16 K Microsoft Basic contenant l'interpréteur

• Branchez le et commencez

 Programmez immédiatement en microsoft Basic

· Exécutez des graphiques

 Trois possibilités d'affichage

• Effets sonores et musicaux

MICRO-ORDINATEUR COULEUR «SECAM» «LASER 200» (Secam)

L'INFORMATIQUE A LA PORTÉE **DE TOUS**

Microprocesseur Z80A fonctionnant à 3,58 MHz

RAM (Mémoire Vive) : 4 K d'origine avec extension possible de 16 et 64 K

Clavier anti-erreur

 Correction plein écran · Adaptations écran et

micro-cassette

Extension à l'infini possible

Choix énorme de programmes en Basic

• Nombreuses possibilités avec des interfaces

avec kit d'adaptation, alimentation 220 V, cordons, lexique en Basic de 150 pages. 1490 F PRIX

MF 200 - interface pour utilisation du LASER 200 avec tous les magnétophones..335 F

Cassettes d'enregistrement..6 ou 15 minutes 9 F • 30 minutes 10 F Documentation détaillée et prix contre enveloppe timbrée

MAGNETIC-FRANCE

11, pl. de la Nation, 75011 Paris rt de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h Tél.: 379.39.88

CREDIT Nous consulter

Métro : NATION R.E.R. Sortie : Taillebourg FERMÉ LE LUNDI

EXPEDITIONS 20% à la commande, le solde contre-remboursement






de recherche, de maintenance.

Certains existent aussi en emballages conventionnels.

Produits conçus et fabriqués en FRANCE

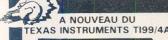304, Boulevard Charles de Gaulle BP 41 Téléphone : (1) 794 28 15 92393 VILLENEUVE LA GARENNE Cédex Télex: SICKF 630984 F





MATERIELS DISPONIBLES
Cordons Magneto., 150 F
Magneto LANSAY (avec cordon) 495 F
* Extension mémoire, 32 Ko
Poignées de jeux WICO
Interface poignées CGV
Interface Peritel/LIHF 634 F
Interface PAL/SECAM PHS 90
* Connectable directement sans autre additif
LOGICIELS DE JEUX
Module Ti
RETOUR DU PIRATE, TREASURE
ISLAND, STAR TREK, HOPPER, MUNCHMAN
Modules FUNWARE
AMBULANCE, St. NICK, DEMON DRIVING RABBIT TRAIL, HENHOUSE
Module IMAGIC
(war games très haute
résolution graphique)
SUPER DEMON ATTACK, MOONSWEEPER
LOGICIELS UTILITAIRES
BASIC ETENDU
MINI MEMOIRE Dispo Décembre
Ti LOGO 2 (Français)
Compilateur PASCAL
Linker PASCAL 948 F
Editeur PASCAL
Fichier d'adresses
TI CALC 415 F Gestion privée 415 F
DATA TECHNIQUE TI994 A complet sur
console et périphérique.
en anglais 2 volumes
Livre TI en basic en français
K7 vierge pour informatique
(français) 2 × 6 minutes, les 3 : 26,00
The second secon
moniteur

MENIT.	
résolu	
Ecran 31 cm. Compa	atible
Monochrome vert : 1 098, avec tous m Monochrome ambre : 1 449 ordina	
	COLUMN TAN



- 30	
MJI	Modulateur 1 voie (800 W)
MJ2	Modulateur 2 voies (2 × 800 W) 73,00
mua	Coffret metal (150 × 80 × 50) noir 66.00
1	Accessoires (boutons voyants prises etc.) 34.00
MJ3	Graduateur (1000 W)
MJ4	Stroboscope 40 joules 152,00
MJS	Modulateur 3 voies (3 × 800 W) 116,00
	Coffret métal (200 × 110 × 60)noir face avant
	gravée
	Accessoires (boutons voyants prises,
	etc.) 44,00
MJ6	Crétemètre à led (12)
MJ7	Horloge 4 "digit" complète (heure, minute,
	seconde)
	Option réveil
	Coffret métal (13,5 ×9,5 ×H 5 cm)
	noir
MJ8	Préamplificateur stéréo pour cellule
	magnétique
MJ10	Base de temps à quartz 50 Hz pour horloge
14.5	(a été étudié pour fonctionner avec le
* MJ11	kit MJ 71. 98,00 4 Jeux télé (tennis, football, pelote
MUII	
MI12	exercice)
MU12	charge)
	Option transfo 2 × 12 V 5 A 189,00
	Galva 10 A
MJ13	Préamplificateur micro (basse
11010	impédance)
MJ14	Horloge à cristaux liquides 5 fonctions à quartz,
	heure, minute, seconde, jour, mois 299,00
	Coffret métal couleur
MJ15	Voltmètre digital à cristaux liquides 1999 points
	(chiffres, 8 mn). Alimentation pile 9 V . 393,00
MJ16	Temporisateur réglable de 1 seconde à 40 minu-
The same of the same of	tes 400 W
MJ17	Fréquence 50 MHz 8 Digit 668,00
MJ18	Ampli téléphone
MJ19	Ampli 5 watts 12 volts 82,00
MJ20	Chronomètre 8 Digit
MJ21	10 HZ à 100 kHz 299.00
M.122	Chenilard 4 voies (réglage indépendant modulation
MJZZ	positive ou négative)
MJ23	Préampli de lecture stéréo pour mini K7 59,00
MJ24	Carillon 3 tons
MJ25	Alimentation réglable 24 V 1 A 99,00
	Le transformateur
MJ26	Micro FM expérimental 92,00
MJ27	Tuner FM
1	

FIBRE OPTIQUE

Nue o 1 mm 8,50 F le mêtre Gainée o 2 mm 12,00 F le mêtre

	TOUT POUR VOTE	AE_
É	TOUT POUR Z X 8	2
	- SINCE	Z
1	3 MANNE	
	1 ZX 81	
	PROMO 1 ZX 81 dans coffret	21/00
	1 clavier AB	
1	2 logiciels	S et 650°
	La micro (7 v 81)	. 580,00
	Papier 5 rouleaux	1 190,00
	JEUX DE REFLEXION Othello 95,00 Echecs Cobalt 95,00	95,00
-		. 75,00
	Panique 75,00 Stock Car 3 D Formule I 75,00 Tennis Argolath 120,00 CHIROMANCIE GESTION	75,00 80,00 85,00
1	Budget familial	. 95,00 150,00 110,00
	Vu calc	
	Assembleur Z X Tri Language Forth	75.00 . 75.00
	UTILITAIRES Assembleur 2 X Tri Language Forth La carte couleur La Module mémoire 16 K Extension mémoire 64 K Interface centromic Clavier Sinclair	75.00 . 75.00 . 295.00 . 395.00 . 380.00 . 820.00 . 790.00 . 230.00 . 269.00 . 385.00
	Extension mémoire 64 K Interface centromic Clavier Sinclair Carte Mère ZX	.820,00 .790,00
	Clavier Sinclair, Carte Mère ZX Carte sonore	230,00 269,00 385,00
	Carte Mere ZX Carte sonore Carte Entrée/Sortie Synthèse de parole Carte 8 Entrées Analogiques Carte 8 Entrées Analogiques Carte Eprom Programmateur d'Éprom Crayon optique	385,00
	Carte 8 Entrées Analogiques	. 386,00 . 225,00
	Crayon optique	385,00 385,00 451,00 386,00 225,00 964,00 469,00 237,00 150,00
1000	Programmateur d'Eprom. Crayon optique Adaptateur manettes de jeux. Poignée de jeux.	150,00
		492,00
-	Synthétiseur vocal Carte Mère ORIC Carte 8 Entrées analogiques Carte Entrées-Sorties	492,00 259,00 371,00 421,00 469,00
	Crayon optique . Rallonge BUS ORIC . Cordon Péritel .	469,00 138,00 110,00
	Cordon Péritel	110.00
		y <
	POUR VOTRE SPECTRU! Spectrum Peritel 48 K. Interface Z X 1 Microdrive ZX. Modulateur N/B Spectrum! JEUX	2 325,00 895,00 940,00 208,00
	POUR VOTRE SPECTRUI Spectrum Peritel 48 K. Interface Z X 1. Microdrive Z X. Modulateur N/B Spectrum. JEUX Cobalt. Fightar Pilot. Mirrefrour	2 325,00 895,00 940,00 208,00 95,00 110,00
	POUR VOTRE SPECTRUI Spectrum Partal 48 K. Interface Z X 1 Microdrive ZX Modulateur N/B Spectrum JEUX Cobait Pilot Mined-out Le Manoir du Dr Genius 2 X trans	2 325,00 895,00 940,00 208,00 95,00 110,00 88,00 140,00 95,00
	POUR VOTRE SPECTRUI Spectrum Partal 48 K. Interface Z X 1 Microdrive ZX Modulateur N/B Spectrum JEUX Cobait Pilot Mined-out Le Manoir du Dr Genius 2 X trans	2 325,00 895,00 940,00 208,00 95,00 110,00 88,00 140,00 95,00
	POUR VOTRE SPECTRUI Spectrum Partal 48 K. Interface Z X 1 Microdrive ZX Modulateur N/B Spectrum JEUX Cobait Pilot Mined-out Le Manoir du Dr Genius 2 X trans	2 325,00 895,00 940,00 208,00 95,00 110,00 88,00 140,00 95,00
	POUR VOTRE SPECTRUI Spectrum Partal 48 K. Interface Z X I Microdrive ZX Modulateur N/B Spectrum JEUX Cobait Filot Mined-out Le Manoir du Dr Genius Z X trans LUYRES	2 325,00 895,00 895,00 940,00 208,00 110,00 110,00 88,00 140,00 80,00 128,00 49,00 49,00
	POUR VOTRE SPECTRUI Spectrum Partal 48 K. Interface Z X 1 Microdrive ZX Modulateur N/B Spectrum JEUX Cobait Pilot Mined-out Le Manoir du Dr Genius 2 X trans	2 325,00 895,00 895,00 940,00 208,00 110,00 110,00 88,00 140,00 80,00 128,00 49,00 49,00
	POUR VOTRE SPECTRUI Spectrum Pretral 48 K. Interface Z X 1. Microdrive ZX. Modulateur N/B Spectrum. SEUVEL Spectrum Spectrum. Le Mancier du Dr. Genius Le Mancier du Dr. Genius LVMES La pratique du Sinclair Z x 81. Matriser votre Simclar Z x 81. Pilotez votre Z x 81 avec K7. Joux en Baate sur Z x 81. Découvre le Z x 81, le Timex Sinclair 100 ANIMATION LUMINE	2 325,00 895,00 895,00 940,00 208,00 110,00 110,00 88,00 140,00 80,00 128,00 49,00 49,00
	POUR VOTRE SPECTRUI Spectrum Pretral 48 K. Interface Z X 1. Microdrive ZX. Modulateur N/B Spectrum. SEUVEL Spectrum Spectrum. Le Mancier du Dr. Genius Le Mancier du Dr. Genius LVMES La pratique du Sinclair Z x 81. Matriser votre Simclar Z x 81. Pilotez votre Z x 81 avec K7. Joux en Baate sur Z x 81. Découvre le Z x 81, le Timex Sinclair 100 ANIMATION LUMINE	2 325,00 895,00 895,00 940,00 208,00 110,00 110,00 88,00 140,00 80,00 128,00 49,00 49,00
	POUR VOTRE SPECTRUI Spectrum Partal 48 K. Interface Z X 1. Microdrive ZX Modulateur N/B Spectrum JEUX Cobies Pilot Mined-out Le Manoir du Dr Genius 2 X trans La pratique du Sinclair Z × B1 Matrisez votre Siriclair Z × B1 Pilotez votre Z × B1 svec K7 Joux no Baais cur Z × B1 Découvrez le Z × B1, le Timex Sinclair 100 ANIMATION LUMINE	2 325,00 895,00 895,00 940,00 208,00 110,00 88,00 140,00 80,00 128,00 49,00 49,00
	POUR VOTRE SPECTRUI Spectrum Partal 48 K. Interface Z X 1. Microdrive ZX Modulateur N/B Spectrum JEUX Cobies Pilot Mined-out Le Manoir du Dr Genius 2 X trans La pratique du Sinclair Z × B1 Matrisez votre Siriclair Z × B1 Pilotez votre Z × B1 svec K7 Joux no Baais cur Z × B1 Découvrez le Z × B1, le Timex Sinclair 100 ANIMATION LUMINE	2 325,00 895,00 895,00 940,00 208,00 110,00 88,00 140,00 80,00 128,00 49,00 49,00
	POUR VOTRE SPECTRUI Spectrum Prietal 48 K. Interface Z X 1. Modulateur N/B Spectrum. JEUX Modulateur N/B Spectrum. Le Manoir du Dr Genius Le Manoir du Dr Genius Le Manoir du Dr Genius Le Manoir du Sinclair Z x 81 Maîtrisez votre Sinclair Z x 81 Plotez votre Z x 81 avec K7 Joux en Baisc sur Z x 81 Découvre la Z x 81, le Times Sinclair 100 ANIMATION LUMINE	95.00 95.00
	POUR VOTRE SPECTRUI Spectrum Partial 48 K. Interface Z X 1. Microdrive ZX. Modulateur N/B Spectrum. Cobait Eghare Pilot. Minded-out Ls Maroier du Dr Ganius LVRES La pratique du Sinclair Z × 81. Matrisae votre Sinclair Z × 81. Pilote votre Z × 81 avec K7. Decouvez le Z × 81, le Times Sinclair 100. ANIMATION LUMINE	95.00 95.00 110.00 95.00 110.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0
	POUR VOTRE SPECTRUI Spectrum Partel 48 K. Interface Z X 1. Microdrive ZX. Modulateur N/B Spectrum. SELVAL Fighter Pilot. Mindedout Le Mancier du Dr Genius LVMES La pratique du Sinclair Z × 81. Matriser votre Simclar Z × 81. Pilotze votre Z × 81 avec K7. Jounce n Beate sur Z × 81. Discouvers in Z × 81, in Times Sinclair 100 ANIMATION LUMINE ANIMATION LUMINE Pour la première fois	95.00 95.00
	POUR VOTRE SPECTRUM Spectrum Partal 48 K. Interface Z X 1 Microdrive ZX Modulateur N/B Spectrum JEUX Cobait Pilot. Mined-out Le Manoir du Dr Genius 2 X trans LUYRES LUYRE	985.00 985.00 985.00 9840.00 208.00 95.00 1180.00 1180.00 1440.00 95.00 128.00
	POUR VOTRE SPECTRUM Spectrum Partal 48 K. Interface Z X 1 Microdrive ZX Modulateur N/B Spectrum JEUX Cobait Pilot. Mined-out Le Manoir du Dr Genius 2 X trans LUYRES LUYRE	3225.00 895.00 895.00 895.00 110.00 895.00 110.00 895.00 110.00 895.00 110.00 895.00 126.00 1
	POUR VOTRE SPECTRUM Spectrum Partial 48 K. Interface Z X 1. Microdrive Z X 81. Microdrive Z X 8	3225.00 895.00 9940,00 9940,00 9940,00 110,00 88,00 110,00 88,00 140,00 95,00 126,00 95,00 126,00 12
	POUR VOTRE SPECTRUM Spectrum Partial 48 K. Interface Z X 1. Microdrive ZX. Modulateur N/B Spectrum. SetVet Spectrum Spectrum. La Manoir du Dr. Ganius La Manoir du Dr. Ganius La Partique du Sinclair Z x 81 Pilotez votre Z x 81 avec K7 Joux en Baate sur Z x 81 Découvre la Z x 81, le Times Sinclair 100 ANIMATION LUMINE ANIMATION LUMINE Pour la première fois VERSION : MONTE Un laser 5mw dans son coffret : Laser 2 Mw dans son copour 2 Animation pour Laser compour	3225.00 895.00 9940,00 995.00 996.00 110.00 995.00 110.00 995.00 110.00 995.00 126.00
	POUR VOTRE SPECTRUM Spectrum Partial 48 K. Interface Z X 1. Microdrive ZX. Modulateur N/B Spectrum. Cobait Ls Marciar du Dr Genius LL Marciar du Dr Genius LLYRES La pratique du Sinclair Z × 81. Pilotee votre Z × 81 avec K7. Decouvrez le Z × 81, le Timex Sinclair 100 ANIMATION LUMINE ANIMATION LUMINE Pour la première fois VERSION: MONTE Un laser 5mW dans son coffret: Laser 2 Mw dans son copur: 2 Animation pour Laser comp pupitre de commande + coff mation (4 moteurs). 2 2	3225.00 895.00 9940,00 995.00 996.00 110.00 995.00 110.00 995.00 110.00 995.00 126.00
	POUR VOTRE SPECTRUM Spectrum Partial 48 K. Interface Z X 1. Microdrive ZX X. Modulateur N/8 Spectrum. Cobait Fighter Pilot. Mind-out Z X trans LVRES Le pratique du Sinclair Z x 81 Matrisae votre Sinclair Z x 81 Matrisae votre Sinclair Z x 81 Decouvez le Z x 81, le Times Sinclair 10 ANIMATION LUMINE ANIMATION LUMINE Pour la première fois VERSION: MONTE Un laser 5mw dans son coffret: Laser 2 Mw dans son coffret: Laser 3 Mw dans son coffret: Laser 2 Mw dans son coffret: Laser 3 Mw dans son coffret: Laser 3 Mw dans son coffret: Laser 4 Mw dans son coffret: Laser 5 Mw dans son coffret: Laser 6 Mw dans son coffret: Laser 7 Mw dans son coffret: Laser 8 Mw dans son coffret: Laser 9 Mw dans son coffret: Laser	3225.00 895.00 9940.00 1995.00
	POUR VOTRE SPECTRUM Spectrum Petrial 48 K. Interface Z X 1. Microdrive ZX Modulateur N/B Spectrum. Z X Interface Z X 1. Modulateur N/B Spectrum. Z X Interface Z X 1. Z X X Interface Z X 1. Z X X Interface Z X 2. Z X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	3225.00 895.00 9940,00 895.00 9940,00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 126.00
	POUR VOTRE SPECTRUM Spectrum Petrial 48 K. Interface Z X 1. Microdrive ZX X. Modulateur N/B Spectrum. Cobait Cobait Fighter Pilot. Mind-out Z X trans LIVRES La pratique du Dr Genius Z X trans LIVRES La pratique du Sinclair Z × 81 Decourse Le Z × 81, le Times Sinclair 10 ANIMATION LUMINE ANIMATION LUMINE Pour la première fois VERSION: MONTE Un laser 5 mw dans son coffret: 5 Laser 2 Mw dans son coffret: 5 Laser 2 Mw dans son coffret: 5 Laser 2 Mw dans son coffret: 4 La première de commande + coffrention (4 moteurs) 2 VERSION: KIT Tube 2 Mw Transformateur Coffret laqué noir	2325.00 895.00 9940,00 9940,00 110.00 896.00 110.00 88,00 140.00 140.00 140.00 89,00 126.00 1
	POUR VOTRE SPECTRUM Spectrum Perhal 48 K. Interface Z X 1. Microdrive Z X 1. Microdr	2325.00 895.00 9940,00 9940,00 110.00 110.00 88,00 110.00 88,00 140.00 125.00 1
	POUR VOTRE SPECTRUM Spectrum Partial 48 K. Interface Z X 1. Microdrive ZX. Modulateur N/B Spectrum. Cobait Lis Marciar du Dr. Genius Lis Marciar du Dr. Genius Livres La pratique du Sinclair Z × 81. Pilotee votre Z × 81 avec K7. Decouvrez le Z × 81, le Timex Sinclair 100 ANIMATION LUMINE ANIMATION LUMINE Pour la première fois VERSION: MONTE Un laser 5mw dans son coffret: Laser 2 Mw dans son coffret: Laser 2 Mr dans dans dans dans dans dans dans dans	2325.00 895.00 9940,00 9940,00 110.00 110.00 88,00 110.00 88,00 140.00 125.00 1

Tube 5 Mw Alimentation 5 Mw Coffret 5 Mw 3 120 F 2 155 F 359

H		8
	S.A.M. BEL	
	A VOUS de Choise SPECTRUN	1
	SAM : 2 380 F (500 mètre	

Option pour SAM: 520 F SR 1000: 2 985 F (800 mètres) SPECTRUM: 4 590 F (1 000 mètres) BEL MICRO EYE XXR VII: 4 228 F

(grand comme 2 paquets de gitane) Tous les modèels disponibles

AK1	46,00	ED500	138,00	PCC84	11,30	1L4	19,50	6G6G
AZ1	46,00	EF6	35,00	PCC85	13,00	1L6 1LC6	38,00	6H6M
AZ41 CBL1	19,00	EF9	24,10	PCC88	17,00		39,00	6H8M/G
CBL1	46,00	EF39	16,60	PCC189	13,60	1LH5 R 1N5	39,00	6J4
CF7	37,00 32,50	EF40 S EF41	145,00	PCF80 PCF82	18,00 18,80	1N5 184	19.90	6J5GT 6J6WA
CY2	32,00	EF41 EF42	59,00 25,80	PCF86	19.00	184	10.70	6J7GT
DAF96	11,00	EF50	39.00	PCF200	23,50	155	24,00	6JB6 SY
DF67	41,60	EF51	39.00	PCF201	23,50	1T4	19.10	6JK6 R
DF98	14,50	EF80	18,50	PCF801	16,50	105	38,00	6JN6 R
DK92	18,00 18,50	EF85	12.50	PCF802	16,50	106	21,00	6K6GT
DL67	18,50	EF86	32,00	PCH200	16,50	2A3	132,00	6KD6
DL92	15,00	EF89	17,00	PCL81	21,20	2D21W	28,50	6K7
DL96	15,50	EF89 M	24,00	PCL82	12,50	3A4	22,00	6K8GT
DM70	14,00	EF91	25,00	PCL84	16,00	3A5	38,00	6L6
DM71 DY51	25,00 15,00	EF95	28,00	PCL85	23,00	387	52,00	6L6BGC
DY86	11,00	EF97	39,00	PCL86	27,00 54,00	3EUA	49,00	6L7G, o
DY96	16,00	EF98	28,50	PCL200 PCL802	38,00	3Q4 3Q5GT	27,50 9,50	MG 6M7MG
DY802	22,00	EF183 EF183 S	21,80	PCL805	22,00	3\$4	12,50	6Q7G
E83CC	63,00	EF184	21.00	PD500	158,00	5R4	43,00	6S7
E84L SI	124.00	EF806 TEL	148,00	PF83	22,10	5T4 R	39,00	6SA7 M
E88C E81CC 5	76,00 60,00	EFL200	24,50	PF86	39,00	5AU4 R	39,00	6SF7 R 6SK7 M
E81CC 5	60,00	EL3 N	37,00	PFL200	22,20	5U4GB	48,00	6SK7 M
E88CC TEL	99,00	EL32	18,30	PL36	23,00	5W4GT	15,80	6SQ7 M
E92CC	37,00	EL33	59,00	PL81	18,80	5X4G	48,00 32,00	6SL7GT
EAA91 MAZ		EL34	51,00	PL82	12,00	5Y3GB M	32,00	6SN7
EABC80	18,50	EL34 RCA	69,00	PL83	11,80	5Y4GT R	39,00	6SR7
EAF42 EAF801	32,00	EL36	21,80	PL84	13,00	5Z3	34,00	6U6
EB4	38,00 14,00	EL39	64,00	PL95 PL300	24,00	5Z4 6A3	32,00 92,00	6V6GT 6W4GT
EB41	. 39,00	EL41 EL42	71,00	PL502	57,00 57,00	6A8	18,50	6X4
EBC41	21,00	EL42 EL81	59,00 149,00	PL504	38,50	6A8 R	98,00	6X4 SY
EBC81	14,20	EL82	31,00	PL508	28,00	6AC7	23,00	6X5GT
EBF2	36,00	EL83	15,50	PL509	109.00	6AD7 R	39,00	7A7
EBF2 EBF11	26,50	EL84	23,00	PL519	109,00	6AG5	- 38,00	7A8
EBF80	19,00	EL86	27.00	PL519 SY	129,00	6AG7	38,00	7AD7
EBF83	16,00	EL95	18,00	PL802	139,00	6AH6	20,00	7B4
EBF89	19,90	EL183	74,00	PM84	20,40	6AJ8 SY	21,50	786
EBF89 SY	38,00	EL300	49,50	PY81	12,00	6AK5	29,00	788
EBL1	54,00	EL500	29,00	PY82	11,70	6AL5	31,00	7C7
EBL21 EC81	58,00 73,00	EL504	39,50	PY83 PY88	29,00	6AL5 M 6AL7	149,00	7H7 R
EC86	24,00	EL508	89,00	PY500 A	23,00	6AM5	40,00	7K7
EC88	19,00	EL509 EL509 SY	109,00 126,00	UABC80	32,50 16,00	6AM6	38,00 25,00	7L7 8SA1
EC92	13,70	EL519	112,00	UAF42	21,00	6AN5	65,00	8SA2
EC900	19,00	EL519 SYL	126,00	UBC41	20,50	6AN8N	51,00	9RM5
ECC40	39,50	EL802	32,00	UBC81	14,00	6AQ1	21,00	9BM5 9D2
ECC81	22,00	EL805	47,50	UBF11	29,80	6AQ5	21.00	9D3
ECC82	24,00	EL806	47,50	UBF80	19,50	6AQ7	38,00	9D6
ECC83	24,00	ELL80	195,00	UBF89	11,00	6AR5	63,00	10
ECC84	18,00	EM4	168,00	UBL21	21,60	6AR6	120,00	12A6
ECC85	18,50	EM34	179,00	UC92	13,00 26,00	6ARS5RCA	46,00	12AG7
ECC85 M ECC86	21,00 38,00	EM80	33,00	UCC85 UCH42	29,00	6AS7G 6AS8	58,00 42,00	12AT6 12AT7
ECC88	22,00	EM81 EM84	22,00	UCH81	22,00	6AT5 M	28,00	12AU6
ECC91	11,40	EM85	17,30 48,00	UCL82	16,00	6ATN7	45,75	12AU7
ECC189	19,50	EM87 SI	39,00	UF41	30,50	6AU6	18,00	12AV6
ECC801 S	158,00	EMM801	290,40	UF42	25,00	6AV6	26,00	12AX7
ECC802 TEL	138,00	EY51	23.00	UF80	15,00	6AV6 RCA	48,00	12BA6
EC€803 S	220,00	EY81	23,00 17,20	UF85	13,50	6AX4GTB R	33,00	12BA7
ECC808	42,00	EY82	17,20	UF89	22,00	6BA6	19,00	12BE6
ECC808 TEL		EY83	22,30	UL41	139,00	6BA7	69,50	12BF8
ECC812	37,00	EY86	12,00	UL44	48,00	6BE6	22,50	128H7A
ECF1 ECF80	36,00 21,00	EY87	13,20	UL84 UM4	23,50 163,00	6BF6 6BJ6	16,75 33,00	12BY7 12C8
ECF82	16,50	EY88	26,00	UY41	26,00	68M5	41,00	12E8
ECF86	19,90	EY500A EY802	78,00 22,00	UY42	27,00	6BQ6GT	24,90	12H6
ECF200	31,50	E740	16,50	UY85	21,00	6BQ7A	18,00	12J5 R
ECF201	22,00	EZ80	24,00	UY92	28,30	6BR7	32.00	12L8 R
ECF801	17,00 36,00	EZ81	42,00	VT26A	80,00	6BU8	42.00	12N8 M
ECF802	36,00	GY86	31,00	VT52	139,00	68S7	49,10	12N8 M 12SA7
ECH3	29,50	GY87	31.00	VT63 SYL	50,00	684G	39,00	12SC7
ECH42	23,90	GY501	34,00	ZA 1020	38,00	6C4	25,00	12SC7
ECH81	12,90	GY802	31,00	OA2	38,00	6C5	28,00	12SG7
ECH81 SY	21,50	GZ32	32,60	OA3	24,10	6CA7	78,00	12SJ7 /
ECH83	17,50	GZ34	29,00	OB2	30,00	6CB6N	32,00	12SK7
ECH84 ECH200	14,60 31,70	GZ34 SY	35,00	OA2WA OB3	38,00	6CD6 6CG7	38,00	12SL7G
ECH200	19,00	GZ37 GZ41	59,00	OC3	17,00 28,00	6CLB	50,00 32,00	12SQ7 12SR7
		6241	28,40 216,00	024	39,00	6DR6	149,00	12SH7
FC182	19.50							
ECL82 ECL84	19,50	KT66 KT88	374.00		18.00		43.00	12SW7
ECL84 ECL85	19,50 14,50	KT88	374,00	1A3 1A7	18,00	6E5	43,00	12SW7
ECL84 ECL85 ECL86	19,50 14,50 22,00 32,00		374,00 21,90	1A3	18,00		43,00 38,00	12SW7 1486 S 14C5
ECL84 ECL85 ECL86 ECL200	19,50 14,50 22,00 32,00 38,00	KT88 PABC80	374,00 21,90 17,50	1A3 1A7	18,00 29,00 29,00	6E5 6E8 6E8MG • 6F5G	43,00 38,00 38,00	12SW7 1486 S 14C5 14E7
ECL84 ECL85 ECL86	19,50 14,50 22,00 32,00	KT88 PABC80 PC86	374,00 21,90	1A3 1A7 1A4 P	18,00	6E5 6E8 6E8MG •	43,00 38,00	12SW7 1486 S 14C5

32,00 ECL805 18,00 PC900 21,00 1H5GTR

ATTENTION : IMPORTANT Les prix indiqués dans ces colonnes sont donnés i titre indicatif, pouvan varier en fonction des



CONTRACT OF THE PARTY OF THE PA		ı
29 SPC Boomer Ø 29 cm	169	l
205 TSM Boomer Ø 22 cm	102	ŀ
22 SPC Bas Médium Ø 22 cm	108	ŀ
11 MC Médium Ø 11 cm à cone	98	ŀ
TMC 134 Héco Médium 9 134	80	
Tweeter à cône Ø 58 8 Ω	27	l
Tweeter à cône Ø 58 8 Ω Tweeter 95 x 95 35 w 8 Ω	66	l

elc

			AHON	5				
	AL	823	2x0-3	OV ou	0-60V	5A		2.965.00
	AL	781	0-30V	5A-				1.482,50
-	AT	012	0-30V	2A				640,50
	AL	745AX	0-15V	3A				521.80
ı	AL	784	0-15V 13,8V 13,8V 13,8V ±12 à 3-4,5- 24V 5/	3A				237.80
1	AL	785	13,8V	5A				355,80
,	AL	813	13,8V	10A				711,60
3	AL	792	±12 à	15V	A/+5V	5A/5	V IA	770,90
3	AL	841	3-4,5-	6-7.	5-9-12	V IA		195.70
	AL	821	24V 5/	1				711,60
1	BF	7915	1Hz à	1 MH:				948.80
,	Son	791S ide	combin	iée 1,	1 et	1/10		213,50
1								

22,00 25,00 28,00 26,00 31,00 29,00 19,00 12,00 10,00 19,00 1487 18ECC 25A6 25EH5 26L6GT 25T3 25L6GT ABRÉVIATIONS ABREVIATIONS
RCA: R
SIEMENS: SI
SYLVANIA: SY
TELEFUNKEN: TEL
MAZDA: M
PHILIPS: P IDE FOLATO

Nous consulter pour d'autres références

32,00 10,50 12,10 30,50 31,00 12,50 45,50 38,00 92,00 48,00 47,00 48,00 128,00 25,00 47,00 45,00 47,00

13,00 29,00 32,00 27,30 81,00 12,40 22,00 17,00 28,00 21,50 38,00 29,00 24,00 22,50

22,00 24,00 21,00 96,00 29,00 14,70 11,00 16,50 24,00 21,00 20,30 35,00 35,00 35,00 32,00 32,00

22,00

39,00 10,00 11,50 16,40 39,50 24,20 77,00 32,00 11,60 32,00 28,00 22,00

35,00 6F7

I UBE ECLA	13
O joules	26,00
io joules	48.00
O joules	83,00
0 joules	126,00
ansfo d'impulsions	22,00
lateur	21,00

Catalogue Nº 23 contre 5 timbres à 2,10



POUR TOUS VOS PROBLÈMES CONTACTEZ-NOUS 336-01-40 poste 402 **NOUS PRENONS LES COMMANDES TELEPHONIQUES** SERVICE EXPEDITION RAPIDE Minimum d'envoi 100 F + port et emballage

Expédition en contre remboursement # 15,50 F port et emballage

jusqu'à 1 Kg 24 F 1 à 3 Kg : 36 F C.C.P. Paris nº 1532-67

19, rue Claude-Bernard 75005 Paris Tél. (1) 336.01.40

DEPOSITAIRE SEMI-CONDUCTEURS

TEXAS INSTRUMENTS

The second secon	The state of the s
OPTOELECTRONIQUE	TL 071 Faible souffle BIFET 13,00
TIL 270 Barreau 10 led 3 mm rouge . 38,00	TL 074 Quadruple Bifet 21,00
TIL 305 5 × 7 afficheur	TIL 32 Diode infrarouge 8,00
TIL 306 Afficheur + 7490 + 7495	TIL 78 Photo transistor 9,00
+ 7477	TIL 81 Photo transistor
TIL 308 Afficheur + 7475 + 7490 . 80,00	TIL 111 opto coupleur
TIL 311 Afficheur rouge hexadécimal avec	TIL 116 Opto coupleur
logique	TL 081 Ampli OP Bifet 7,00
logique	TL 082 Double Bifet
LINEAIRE	TL 084 Quadruple OP Bifet
TMS 1000 MP 3318 microprocesseur pour	TL 431 Diode Zener réglable 2,5 V à 40 V 8,50
carillon 24 airs	TL 441 Ampli Log 24,50
TMS 1000 30005 Horloge parlante . 100,00	TL 497 n ALIM à découplage 21,00
TMS 1122 Timer Universel 99,00	TL 502 C processeur digital 69,00
TMS 1965 NL 4 jeux Télé	TL 505 processeur digital 47,00
TMS 3874 NL horloge Led 59,50	SN 76013 Ampli à découpage 49,00
TIMO SOFT THE HORIOGO BOX	SAK 215/SN76810 P Compte-tours angle
This core is program	de came
TMS 5100 Synthétiseur de parole 90,00	SN 76477 générateur de bruit
TMS 72112 Mémoire 140,00	(oiseau, cloche, train, etc.)
TI 061 Rifet faible consommation 9.80	(Olseau, Clothe, train, etc.)

SES ATT	
120 Phase contrôle TRIAC	38,00
121 Burst contrôle TRIAC	30,00
130 Régulateur 12 V	21,00
146 Régulateur	26,00
200 Régulateur ajustable	32,00
CA 205 A Détecteur de	
proximité	33,20
BA 231 Double ampli op faible	
ruit	26,60
DA 2030 Ampli 14 W	51,00

GENERAL	ELECTRIC	0	ı
	D 40 00 00 V 10W	. 12.00	
DIAC UJT SBS	D 42 C8 60 V 12W		
ST 2 diac 3,40	44 C7 70V 30W		
2N 1671 B UJT 43,00	D44 C8 60V 30W		
2N 2646 UJT 15,00	D 44 H7 60V 50W .	. 22,00	
D 13 TI (2N6027) 9,20	PNP		
2N 4991 SBS 7,00	D 41 D8 60V 6W	9,80	
H 11 A2 photo	D 43 C8 60V 12W .		
coupl 16,70	D 45 C8 60V 30W		
2N 5777 photo	D 45 H7 60V 50W	18,50	
darlington 8,80			
V 250 LA15 GEMOV 17,00	TRANSISTORS (PI		
THYRISTORS	GET 2222		
C 103 YY (60V 0,8A) 5,00	GET 2907		
C 203 D (400V 0,8A) 5,30	2N 2924		
C 106 D (400V 4A) 8,25	2N 2925		
C 122 D (400V 8A) 15,20	2N 2926	3,20	
C 122 M (600V 8A) 21,00	TRIACS (400V)		
2N 688 (400V 25A) 45,10	SC 141 D 6A isolé	13 50	
TRANSISTORS			
DE PUISSANCE SILICIUM	SC 142 D isolé 8A		
	SC 146 D 12A		
(Boîtiers plastiques) NPN	SC 250 D 15A		
D 40 D8 60 V 6W 8,75	SC 260 D 25A	87,00	

and the second	
NATIONAL SEN	II-CONDUCTEURS
LF 356 Ampli OP MOS	LM 3900 A Ampli OP 21,00
LF 357 H Ampli OP TO5 49,00	LM 3909 Flasheur pour LED 18,00
LM 10 Ampli OP alim. 1.5 V 48,00	LM 3914 Driver pour Bargram m . 38,00
IM 101 AH Ampli OP militaire 21,00	LM 3915 indicateur puissance BF . 54,00
LM 301 Ampli OP DIL	LM 13600 Réducteur de bruit 34,00
LM 301 AH Ampli OP T05 12,00	LM 0001 CH Ampli OP faible cons. 300,00
LM 307 Ampli OP	MM 5430 AM/FM Afficheur de
LM 308 Ampli OP 9,00	fréquence
LM 311 Comparateur	TTL - C MOS Brochage identique série 74
LM 318 Ampli OP	DM 74 COO 3,40
LM 324 4 Ampli OP	DM 74 CO2 3,40
LM 334 Z générateur courant	DM 74 CO4 4,20
constant	DM 74 CO8 4,50
LM 336 Zener à Référence variable 25,50	DM 74 C20 3,40
LM 335 sonde température 26,00	DM 74 C48
LM 339 Quad compertor 13,50	DM 74 C73 8,00
LM 349 4 ampli OP, 741 17,00	DM 74 C90 14,40
LM 358 Double Ampli OP 9,00	DM 74 C93
LM 377 Ampli 2 W stéréo 27,00	DM 74 C160
LM 378 Ampli stéréo 2 × 4 W 31,00	DM 74 C193 15,00
LM 380 Ampli BF 6 W 18,00	REGULATEUR
LM 381 Préampli stéréo 25,50	
LM 382 Dble préampli faible bruit . 21,00	LM 78 H05 5 V 5 A 85,00
LM 384 Ampli 5 W 42,00	LM 305
LM 386 Ampli BF	LM 309 K 5 V, 1,5 A T03 24,00
LM 387 T Dual Ampli OP faible bruit 22,00	LM 317 1,5 à 25 V T0220 17,00
LM 388 Ampli BF 1,5 W 27,00	LM 317 K 1,2 à 25 V T03 40,00
LM 391 Driver pour ampli BF 27.00	LM 337 K Variable négatif 1,5 T03 35,00
LM 733 Ampli vidéo 23,00	LM 338 K Réglable 1,2 V à 33 V 5 A 78,00
LM 1303 Préampli stéréo 18,00	LM 340 12 + 12 V, 1 A, TO 3 32,00
LM 1458 Dual ampli OP 9,00	LM 340 15 + 15 V, 1 A, TO 3 32,00
LM 1496 Modul/Demodul 15,00	LM 340 24 + 24 V, 1 A, TO 3 32,00
LM 1800 Décodeur FM stéréo 48,00	LM 320 K, 5 - 5 V, 1,5 A TO 3 . 32,00
LM 1820 AM Radio 18,00	LM 320 K 12 - 1,5 V, TO 3 32,00
Convertisseur FRE-TEN 51,00	LM 376 20,00
TANK DESCRIPTION OF THE PARTY O	

# SIL	ICONIX
TRANSISTOR V MOS DE PUISSANCE VN 88 AF 80V 4A T0202 33,50 VN 86 AF 60V 3A T0202 30,30 VN 46 AF 40V 3A T0202 22,00	CR 033 Générateur de courant 0.33ma . 38.00 CR 200 Générateur de courant 20ma 55.00 CR 470 Générateur de courant 4.7ma . 55.00 MPF 102 EFFET DE CHAMP . 12.00
NEC MICRO COMPUTER	POUR TOUS VOS

MICROPROCESSEURS Z 80	cor
7220 537,00 8080 60,00 8085 92,00 8086 289,00 8086 195,00 MC6809 120,00 MC6810 29,00	ICM :
PERIPHERIQUES	quart
8216 37,50 8224 48,00 8251 92,00 8253 92,00 8255 119,00 8257 105,00 8259 103,00 8279 119,00	ICM chron ICM ICM ICM ICM ICM
MEMOIRES VIVES	ICM.
2102 18.00 2114 41,00 4016 99,00 4116 28,00 4164 126,00 41255 748,00	ICM ICM ICM AD 5
EPROMS	1000
2708 102,00 2716 64,00 2732 94,00 2764 249,00 27128 330,00	SL

SIEMENS

DEPOSITAIRE INTERSIL	Intersil 2 SA 607	SI 1020 G 157,00
OUR TOUS VOS PROBLEMES NTACTEZ-NOUS	TRANSISTORS (BILICIUM) 2N 3053 npn 60V 5W. 7.50 2N 3054 npn 90V 25W. 9.70 2N 3055 npn 100V 115W. 19,00	40410 pnp 90V 3W 22,00 40411 npn 90V 150W 39,00 40601 n mos 18,00 40873 n mos 35,00
Générateur de courant 38,00 Générateur de courant 20ms 58,00 Générateur de courant 58,00 2 EFFET DE CHAMP. 12,00	CA 3052 Présmols 81. 31,00 CA 3056 TV IF Sound. 15,00 CA 3080 Ampli OP 25,00 CA 3086 Transistors multiples. 13,00 CA 3086 Transistors multiples. 13,00 CA 3130 Ampli OP MOS. 22,00 CA 3131 Ampli B mon 5 W 67,00 CA 3161E Décodeur Driver. 23,00 CA 3161E Décodeur Driver. 32,00	2N 3772 npn 100V 150W 36.50 2N 3773 npn 140V 150W 34.00 2N 4036 pnp 10.00 2N 4037 pnp 60V 7W 9.30 2N 5955 pnp 70V 25W 16.75 2N 6246 pnp 90V 125W 25.00 40408 npn 90V 1W 8.80 40409 npn 90V 3W 21.00
ble ampli op falble	CIRCUIT INTEGRE CA 3019 Diodes en Pont 39,00 CA 3045 Transistors multiples . 45,10	2N 3442 npn 150V 150W 23,10 2N 3553 npn 40V 7W 32,00 2N 3525 Tyristor 400V 5A 29,00

7220 537.00 8080 60.00 8085 92.00 8085 92.00 8086 289.00 8088 195.00 MC6880 120.00 MC6810 29.00	D ICM 7
PERIPHERIQUES 8216 37.50 8224 48.00 8251 92.00 8255 92.00 8255 119.00 8255 105.00 8259 103.00 8259 103.00	quartz ICM 7/ ehrono ICM 7 ICM 8/ ICM 7 ICM 7
### MEMOIRES VIVES 2102 18,00 2114 41,00 4016 99,00 4116 28,00 4164 126,00 41256 748,00	ICM 7 ICM 7 ICM 7 ICM 7 ICM 7 AD 59
EPROMS 2708 102.00 2716 64.00 2732 94.00 2764 249.00 27128 330,00	SL 6

DEPOSITAIRE Intersil	
ICM 7038 Base de temps à quart . 59,00 ICM 7054 Timer, compteur . 59,00 ICM 7054 Timer, compteur . 226,00 ICM 7038 Gandrateur de fonctions . 89,00 ICM 7007 Fréquencembêtre . 110,00 ICM 7007 Fréquencembêtre . 181,00 ICM 7107 Voltmetre digital LED . 181,00 ICM 7107 Voltmetre digital LED . 181,00 ICM 7208 Compteur . 59,00 ICM 7208 Compteur . 59,00 ICM 7205 Compteur . 59,00 ICM 7205 Compteur . 59,00 ICM 7205 Compteur . 192,00 ICM 7215 A Digit 10 MHz Fréquencemètre . 198,00 ICM 7255 B Digit 10 MHz Fréquencemètre . 198,00 ICM 7255 B Digit 10 MHz Fréquencemètre . 234,00 ICM 7255 B IMER . 234,00 ICM 7255 B IMER . 249,00 ICM 7255 B IMER . 249,00 ICM 7255 B IMER 249,00 ICM 725	
SEMICONDUCTORS PLESSEY	

	APO	NAIS	
2 SA 607	19.00	STK 441	136,00
2 SA 726		STK 463	
2 SA 992 - La paire	22.50	SI 1010 G	. 78,50
2 SA 627/2 SD 188 -		SI 1020 G	157,00
La paire	82,50	SI 1030 G	
2 SA 634/2 SC 1096	66,00	SI 1050 G	
2 SA 872/2 SC 1775	22,50	2 SK 30 AGR	
2 SB 716/2 SD 756	19,00	2 SK 43-2 - La paire .	
2 SC 774	16,00	2 SK 170 Y/2 SJ 74 Y	
2 SC 984 - La paire	22,50	La paire	
2 SC 1306	30,00	2 SK 243-2	
2 SC 1307	60,00	PLL 02	
2 SC 1309	51,00	PLL 03	
2 SC 1775	22,50	PLL 08 A	
2 SC 1969 2 SC 2166	51,00	TA 7205	
2 SD 844/2 SB 754 -	21,00	TA 7222	
La paire	63.00	TA 7227	
UPC 575	21.00	TA 7310 P	
UPC 1156	36.00	TA 7313	
UPC 1181	27,00	HA 1377	. 62,00
UPC 1182	27.00	HA 1156	. 46,00
UPC 1185	66.00	HA 1398 RW	. 58,00
UPC 1230 H	56,00	M 51513	
STK 039	77,00	M 51515	
STK 049	92,00	MRF 450	
	125,00	MRF 454	
	308,00	MRF 475	
	151,00	MB 8719	
STK 439	158,00	HV 23 G	4,50
rus .	DAID	HE TECH	22 1000
SGS ATES	Totalli.	NEC	

No. of Street,	and the second s
BC 650 NPN Bruit extrêmement faible 4,30	MRF 475 pour pA 27 MHz 12 WPEP 69.00
BC 651 NPN Bruit extrêmement faible 4,60	MPS 6560 NPN 25 V
MC 1310 P décodeur FM stéréo 32,00	MPS 6565 NPN 45V 4,80
MC 1312 P décodeur quadri 32,00	MPSA 05 NPN 60V 4,00
MC 3301 P 4 ampli op 19,00	MPSA 06 NPN 80V 4,50
MC 3302 P 4 comparateurs 15,00	MPSA 13 NPN 30V 4,75
MC 6810 RAM 128 × 8 19,00	MPSA 18 NPN très faible bruit 4,00
MD 8001 Dual Transistor 58,00	MPSA 20 NPN 40V 4,50
MD 8002 Dual Transistor 73,00	MPSA 55 PNP 60V 4,50
MD 8003 Dual Transistor 62,00	MPSA 56 PNP 80V 5,00
MJ 802 NPN 90V 200W 59,00	MPSA 70 PNP 40V 3,50.
MJ 901 PNP 80V 90W Darling 27,00	MPSL 01 NPN 100V 4,00
MJ 1001 NPN 80V 90W Darling . 25,00	MPSL 51 PNP 100V 6,00
MJ 2500 PNP 60V 150W Darling . 32,00	MPSU 01 NPN 30V 10W 18,00
MJ 2501 PNP 80V 150W Darling . 38,00	MPSU 03 NPN 120V 1W 7,00
MJ 2955 PNP 60V 117W 17,50	MPSU 05 NPN 60V Driver 14,00
MJ 3000 NPN 60V 150W Darling 30,00	MPSU 06 NPN 80V Driver 15,50
MJ 3001 NPN 80V 150W Darling 33,00	MPSU 07 NPN 100V 10W 19,00
MJ 4502 PNP 90V 220W 65,00	MPSU 10 NPN 300V 17,00
MJ 15001 NPN 140V 15A 42,00	MPSU 45 NPN 40V Darling 6,00
MJE 243 NPN 100V 15W 21,00	MPSU 51 PNP 30V 10W 16,00
MJE 253 PNP 100V 15W 15,00	MPSU 55 PNP 60V Driver 18,00
MJE 340 NPN 300V 20W 12,50	MPSU 56 PNP 80V Driver 16,00
MJE 370 PNP 25V 25W 11,00	MPSU 57 PNP 100V 10W 21,00
MJE 521 NPN 30V 25W 9,00	MSS 1000 double diode 3,20
MJE 1090 PNP 60V 70W Darling . 48,00	2N 3055 NPN 60V 115W 9,00
MJE 1100 NPN 60V 70W Darling 41,00	2N 3773 NPN 16A 150W 32,00
MJE 2801 NPN 60V 90W 22,00	2N 5087 PNP 50V faible bruit 4,30
MJE 2955 PNP 60V 90W 29,00	2N 5089 NPN 25V très faible bruit. 4,30
MJE 3055 NPN 60V 90W 28,50	2N 54 65 FET 7,50
MRF 450 A pour PA 27 MHz 50W 268,00	2N 5680 PNP 120V 1A 29,00
MRF 454 A 80W 420,00	2N 5682 NPN 120V 1A 46.00

MOTOROLA (1)

UAA 170 commande 16 led	39,00
UAA 180 commande 12 led .	25,00
TDA 4290 préampli correct Bax	andal
Physio	39.00
TDA 1037 ampli BF	22,00
TDA 1046 FI-FM	28,00
TDA 1047 FI-FM	31,00
TDA 1195 Quad. inv. BF	34,00
SAB 600 carillon 3 tons	57.00
SAB 0529 Temporisateur univer	sel
programmable	47,50
S566B-S576B Graduateur	51,00
SDA 5680 A Affichage	
Fréquence LCD	258,00
TCA 205 A Détecteur de	
proximité	33,20
TCA 780 Phase control Triac .	39,00
TCA 965 Détecteur double seuil	29,00
TCA 4500 A décodeur stéréo .	29,00
SAS 560 commutateur par	
effleurant	28,00
SAS 570 commutateur par	
effleurant	28.00
SO 41 P ampli FM/FI avec	
démod.	17,00
SO 42 P mélangeur HF	32,00
BPW 34 photodiode infrarouge	20.00
LED infrarouge	7.00
LD 57C LED verte	. 5,00
LD 52C LED rouge	6,50
BB 105 Diode varicap	3,90
FAN 5132 T avec LZ 302	
Afficheur LCD Affichage fréque	nce
CB, FM, etc	
KTY 10A Capteur Température	42.00

SL 6270 Préampl. Compresseur 44,00 SL 6310 C Ampli BF 44,00	SL 610 C RF Amplifier
	SL 641 Receiver Mixer 102,00

LIBRAIRIE TECH		
SGS.ATES	NEC	
Data CIMOS 94,00	Data microprocesseur 85 F	
Data C.I. Audio-TV 94,00	INTERSIL	
Data Linéaire Puissance . 58,00	Data général Fet. V MOS	
Data Régulator	linéaire	
	NS	
GENERAL ELECTRIC	Data linéaire nouv. édit. 162 F	
Data opto 220 pages 35 F	LOGIC TTL 63 F	
TEXAS INSTRUMENT	C'MOS 146 F	
Data TTL: Tome I 180 F		
Tome II 140 F	SIEMENS - Data transistor 81 F	
Data opto 303 pages 131 F	Data opto 70 F	
Data linéaire 368 pages 149 F		
Data transistors diode . 116 F	Répertoire mondial des	
Data mémoires 131 F	Transistors équivalence 110 F	
Data bifet 70 F Pocket guide Dig. & lin. 107 F	Votre premier ordinateur . 90 F Dictionnaire du Basic . 185 F	
Pocket guide Dig. & lin 107 F		
	Au cœur des jeux en Basic 148 F	
Data C MOS 48 F	Le Basic pour l'entreprise 88 F	
	Introduction au Basic 108 F	
Guide de l'ingénieur 50 F	Nouv. jeux d'ordin. en Basic 98 F	
DATA Transistor	Programme en Basic 195 F	
de Puissance 120 F	Programmation on langage	
DATA C'MOS120 F		
MOTOROLA		
DATA C'MOS TOME I 98 F		
DATA C'MOS TOME II 98 F	50 programmes TI 99/4A 85 F La découverte du TI 99/4A 82 F	
DATA C'MOS TOME III 98 F	Exercices TI 99/4A 82 F	
Linéaire 81/82	Le TI 99/4A à l'affiche 82 F	
Transistor	La découverte du FX702P 92 F	
Catalogue général 45 F	La decouverte du FX/U2P 92 F	
Régulator	SINCLAIR	
Tmos Power Transistor 92 F	Pratique du Sinclair Z × 81 80 F	
INTERFACES LINEAURE 78 F	Maîtrisez votre Sinclair	
Transistor Home	Z × 81 80 F	
Transistor, Home Electronics	Pilotez votre Z × 81 avec	
DATA général	K7 126 F	
Transistors	Programmation en langage	
INTEGRAT CIRCUIT 92 F	assembleur Z 80 215 F	
DATA transistors Radio	Programmation du Z 80 195 F	
fréquence	Jeux et programmations pour	
THOMSON	l'ordinateur TI 99/4A 155 F	
Data linéaire	Programmat, du 6502 . 123 F	
Data Translater 00 F	C :4 CO:44 140 F	

	porce
NE 542 Prásmpli stéréo faible bruit 29 NE 555 Timer 5 NE 566 Dual Timer 19 NE 580 Quad Timer 31 NE 560 PtL 67	.00 TDA 3810 Décodeur Pseudo-Stéréo 49,50 TDA 7000

Documentation N° 23 sur simple dimande contre 5 timbres à 2,10 F **Nous honorons** les bons « Administration » (minimum 300 F)

 Général Instrument
 179,00

 AY 38600 8 jeux télé
 179,00

 AY 38603 course de voitures
 237,00

 R03 2513 x géné de caractères
 118,00

 AY5 1013
 UART T40KB + 5V 12 V = AY3 1015A
 75,00

 AY3 1350 carillon programmable 28 airs
 99,00

 AY3 8910 générateur de sons
 129,00

 SPO 256 AL2 Générateur de paroles
 155,00

 Oscillateur
 53,00

Heures d'ouverture du Lundi au Samedi de 9 H 30 à 12 H 30 et 14 H à 19 H fermé le Dimanche

19, rue Claude-Bernard 75005 Paris Tél.(1) 336.01.40

LE COFFRET QUI MET EN VALEUR VOS REALISATIONS





SERIE «PP PM»	
110 PP ou PM	115 x 70 x 64
	115 x 140 x 64
116	115 x 140 x 84
117	115 x 140 x 110
220	220 x 140 x 64
221	220 x 140 x 84
222	220 x 140 x 114

* PP (plastique) - PM (métallisé)




110 PP ou PM Lo avec logement de pile 115 PP ou PM Lo avec logement de piles



SERIE «L»						
173 LPA avec logement pile face	e alu110 x 70 x 32					
173 LPP avec logement pile face	e plas110 x 70 x 32					
173 LSA sans logement face alu	110 x 70 x 32					
173 LSP sans logement face pla	st 110 x 70 x 32					



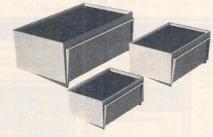

10 A, ou M, ou P85 x	
10 /1, 00 W, 00 I	60 x 40
20 A, ou M, ou P110 x	75 x 55
30 A, ou M, ou P	00 x 68

GAMME STANDARD DE BOUTONS DE RÉGLAGE



COFFRETS PLASTIQUES

10, rue Jean-Pigeon 94220 Charenton

Digimer 30

avec poignée

2000 pts de Mesure

Affichage par LCD Polarité et Zéro Automatiques 200 mV à 1000 V = 200 mV à 650 V ≃ 200 µ A à 2A = et ≃ 200 Ω à 20 M Ω Précision 0,5 % ± 1 Digit. Alim. : Bat. 9 V ref 6 BF 22 Accessoires : Shunts 10 A et 30 A Pinces Ampèremétriques Sacoches de transport

845 F TTC

Unimer4

Spécial Electricien

2200 Ω/V;30 A 5 Cal = 3 V à 600 V 4 Cal ≃ 30 V à 600 V 4 Cal = 0,3 A à 30 A 5 Cal ≈ 60 mA à 30 A 1 Cal Ω 5 Ω à 5 k Ω Protection fusible et semi-conducteur

441 F TTC



Us 6a

Complet avec boîtier et cordons de mesure 7 Cal = 0,1 V à 1000 V 5 Cal ≃ 2 à 1000 V 6 Cal ≈ 50 u A à 5 A 1 Cal ≃ 250 µ A 5 Cal Ω 1 Ω à 50 M Ω 2 Cal μ F 100 pF à 150 μ F 2 Cal HZ 0 à 5000 HZ 1 Cal dB - 10 à + 22 dB Protection par semi-conducteur

249 F TTC

Unimer33

20000 Ω/V Continu 4000 Ω/V alternatif

9 Cal = 0,1 V à 2000 V 5 Cal ≈ 2,5 V à 1000 V 6 Cal = 50 μ A à 5 A 5 Cal ≈ 250 μ A à 2,5 A 5 Cal Ω 1 Ω à 50 M Ω 2 Cal μ F 100 pF à 50 μ F A Cal dB - 10 à + 22 dB Protection fusible et semi-conducteur

344 F TTC

Pinces ampèremètriques


MG 27

318 F TTC

Calibres ampèremètre 10-50-250 A 2 Calibres voltmètre ≈ 300-600 V 1 Calibre ohmmètre 300 Ω

MG 28 2 appareils en 1

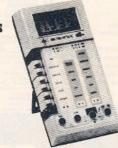454 F TTC 3 Calibres ampèremètre = 0,5, 10, 100 mA 3 Calibres voltmètre = 50 - 250 - 500 V 3 Calibres voltmètre ≈ 50 - 250 - 500 V 6 Calibres ampèremètre 5, 15, 50 ; 100 250 - 500 A



SKRAGO

2000 pts de mesure Affichage par LCD Polarité et Zéro Automatiques Indicateur d'usure de batterie 200 mV à 1000 V = 200 mV à 750 V 200 μ A à 10 A = et ~ 200 Ω à 20 M Ω Précision 0,5 % ± 1 Digit. Alim.: Bat 9 V ve F 6BF 22

706 F TTC

Sacoche de transport

Accessoires :

Unimer 31

200 K Ω/V Cont. Alt.

Amplificateur incorporé Protection par fusible et semi-conducteur 9 Cal = et ≈ 0,1 à 1000 V 7 Cal = et $\approx 5 \mu A à 5 A$ 5 Cal Ω de 1 Ω à 20 M Ω Cal dB - 10 à + 10 dB

546 F TTC

Transistor

Mesure : le gain du transistor PNP ou NPN (2 gammes), le courant résiduel collecteur émetteur, quel que soit le modèle

Teste: les diodes GE et SI.

380 F TTC



Nom.. Adresse :

Je désire recevoir une documentation, contre 4 F en timbres sur Les contrôleurs universels

Les pinces ampèremétriques · · · Ainsi que la liste des

Demandez à votre revendeur nos autres produits : coffrets - sirènes vu-mètres - coffrets radiateurs - relais potentiomètres, etc.



Du 3 au 7 Décembre


LE MATERIEL **D'ENSEIGNEMENT** ET DE FORMATION TIENT SALON!


De la craie à l'ordinateur, une exposition divisée en 14 secteurs :

- Audio-visuel Apprentissage des langues
- Technologies nouvelles (matériel et logiciel)
- Edition Jeu pédagogique Etablissements d'enseignement et de formation, et administrations.
- Construction locaux, équipements et mobilier
 Equipement technique (machine-outil...)
 Matériel pour la recherche appliquée • Matériel de démonstration et d'expérimentation • Matériel d'aide à l'enseignement des sciences naturelles, géographie, histoire
- Produits consommables et d'usage quotidien
- Matériel de dessin, travaux manuels et artistiques
- Services ou produits divers
- Matériels et méthodes pédagogiques du futur (plate-forme « Ecole, An 2000 »),...

2º Salon EDUCATEC

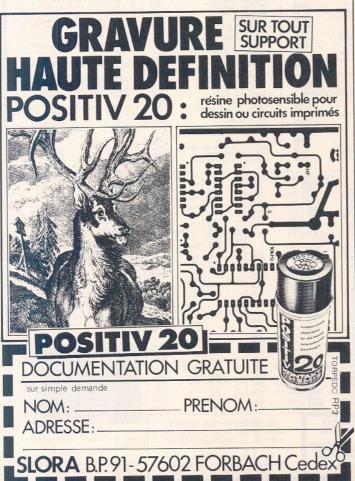Information conférences et exposition : EDIT EXPO INTERNATIONAL 12, rue Léon Cogniet 75017 Paris (France) Tél. (1) 622.61.30 Telex. 641284 Edixpo



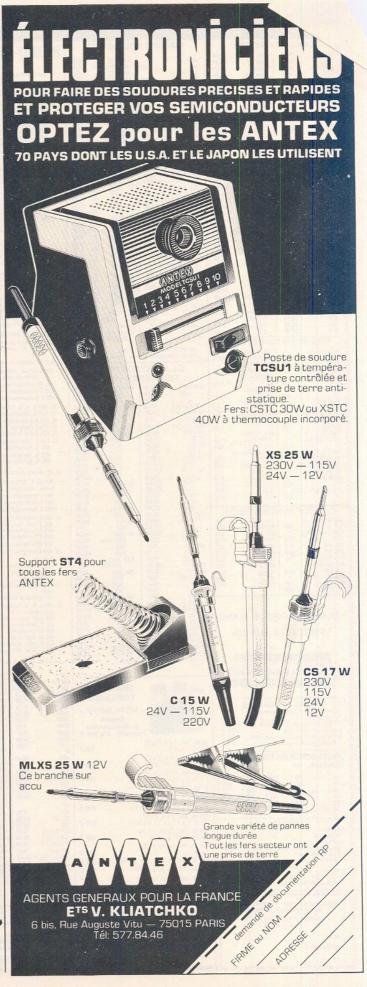

CIRCUITS INTEGRES	CIRCUITS INTEGRES TTL 7400 05	RADIO-PLANS, KIT	TABLE DE MIXAGE + MIXMAX AST A	TOUS LES APPAREILS INCLUS DANS CETTE COLONNE SONT DE FABRICATION FRANÇAISE CHAMBRE DE REVERBERATION CAPTEUR "HAMMOND" 9 F, 3 ressorts Entrées - Micro: 800 Ω sym. 0.8 m Ligne: asym. 200 kΩ de 0.8 à 4 voil Sortie: 250 mV - Présentation - Rack Indicateur de saturation à l'entrée d ressort - Ecouter érjable du - Direct Dim.: 480 × 250 × 50 mm - EN KIT: 1088 F - EN ETAT DE MARCHE: 1350 F NOUVELLE CHAMBRE DE REVERBERATION - Alimentation par secteur • - EN KIT, COMPLET
1 octave	330 VA. Sec. 2 x 24, 2 x 33, 2 x 43 V. 390 F 470 VA. Sec. 2 x 36, 2 x 43 V 470 F 580 VA. Sec. 2 x 36, 2 x 51 V 620 F 150 V 580 VA. Sec. 2 x 51 V 70 F 680 VA. Sec. 2 x 51 V 770 F 150 VA. Sec. 2 x 51	08-317-393 • 10,00 3900-LM 1496.12,00 145 17 K-LM 394 52,00 3905 19,00 148, 17 K-LM 394 52,00 3905 10,00 148, 12-311 44,00 2997.N8 60,00 145, 13 78,00 2917 36,00 145, 10,60 13700-319 30,00 145,	18-4508 .15,00 174 18,00 ULV2003 15,00 20 13,00 221 24,00 AD590 48,00 912 130,00 68,155 48,00 922 70,00 3N211 39,00 64,00 923 64,00 933 84,00 923 64,00 933 84,00 923 64,00 923	PRIX : 5290 F Option avec réverb, ressort HAMMOND de lincorporé
ADRESSE :	Tél.: 379.39.88 EXPEDITIONS : 20 % à la commande, PRIX AU 1.12.84 DONNÉ	le solde contre-remboursement.	FACE AVANT GRAVES Sur Scotch Call autocollants d'après dessins ou -Mylar Tarif contre enveloppe timbrée.	* PRIX : 6000 F DOCUMENTATION DETAILLEE contre enveloppe timbrée portant nom et adresse




Capteurs magnétiques à tension de sortie proportionnelle

Le capteur de position KSY 10 dont le schéma est représenté à la figure 27 est un micro-capteur à effet HALL. Il est livré dans un très petit boitier circulaire en moulé et comporte quatre broches de sortie. Le système générateur de HALL est implanté sur un substat GA As.


Dans notre précédent numéro, nous avons commencé un panorama sur les capteurs associés à la mesure ou au contrôle de l'évolution des grandeurs physiques les plus courantes. Il s'agit là d'un domaine essentiel des applications de l'électro-

Nous continuons dans ce numéro notre périple parmi les capteurs, leur mise en œuvre et les circuits afférants en traitant d'abord des capteurs Hall à sortie proportionnelle.

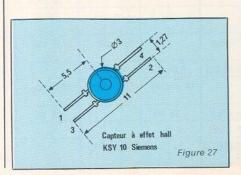Lorsque ce composant est alimenté à courant constant, la tension de sortie est directement proportionnelle à l'induction magnétique Bo à laquelle la surface sensible du capteur est exposée. Nous donnons cidessous les caractéristiques principales de ce capteur.



IABLEAU /	CHANGE AND REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE
Capteur KSY 10 Siemens. Tension de s	ortie proportionnelle à Bo
Température maximale d'utilisation	- 40 à 150° C
Courant de contrôle maximum	7 mA
Courant de contrôle typique (IT)	5 mA
Tension de HALL en circuit ouvert pour Bo = 0,2 T et It	200 ± 30 mV
Erreur de linéarité pour Bo de 0 à 1 T	≤ ± 0,7 %
Cœfficient de température en circuit ouvert et Tension de HALL pour Bo = 1 T et ⊕a° = 25° C	− 0,06 %/° C

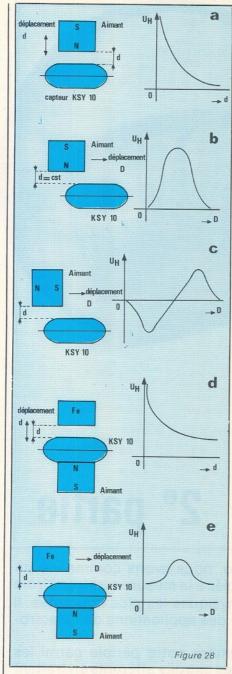

Nous donnons en outre à la figure 28 les applications typiques qui peuvent être réalisées à l'aide de ce capteur.

A-La tension de HALL UH en sortie du KSY 10 dépend de la distance d entre capteur et aimant, la tension de sortie décroissant de façon exponentielle lors de l'augmentation de d.

B - Si un aimant est plaçé au dessus du capteur magnétique à une distance constante d, la tension de sortie UH aura la forme de la courbe donnée par la figure. Lorsque pôle de l'aimant et surface sensible sont exactement en regard l'un de l'autre, la courbe en forme de cloche admet là un maximum.

C - En plaçant les pôles de l'aimant conformément au schéma et à une distance d maintenue constante, nous obtiendrons en sortie une tension de HALL variant pseudo sinusoïdalement en fonction du déplacement de l'aimant. La courbe passe par zéro lorsque l'aimant se trouve en regard du capteur.

D - Réalisons le montage de cette figure. Une petite pièce d'acier est placée en regard de la surface sensible du capteur à une distance variable d. Celui-ci est monté sur le pôle Nord d'un aimant permanent. Lorsque la distance d entre le capteur et la pièce métallique va être modifiée, la concentration du flux magnétique va décroitre identiquement à la tension de HALL.

E - Enfin, si cette même pièce d'acier placée à une distance constante d du capteur, subit un déplacement D, la tension de sortie HALL est en forme de cloche avec décalement de l'axe des absisses et maximum lorsque la pièce métallique sera en regard du capteur.

Comme nous pouvons le deviner, toutes ces applications pourront trouver aisément un caractère utilitaire et nous allons voir maintenant un montage pratique réalisé avec un autre circuit intégré à effet HALL de tension de sortie proportionnelle au champ magnétique. Il s'agit du SAS 231 W de chez Siemens. De faibles dimensions comme le précédent, figure 29 mais beaucoup plus facile à se procurer et de faible coût, il permet lui aussi des applications fort intéressantes. Le lecteur trouvera ci-dessous les caractéristiques de ce petit circuit :

Le schéma d'application proposé est donné à la figure 30.

Il s'agit essentiellement d'un montage de mesure pour lequel nous aurons besoin de deux tensions d'alimentation. Une de référence de valeur 3 V appliquée à la broche 3 par l'intermédiaire d'une résistance de $l k\Omega$ et d'un potentiomètre linéaire multitours de 10 kΩ. Cette tension pourra fort bien être élaborée à l'aide d'une zener programmable permettant l'ajustement exact et précis à + 3 V. L'autre tension requise est évidemment la tension d'alimentation du circuit qui comme nous l'avons vu dans le tableau de caractéristiques peut être comprise entre 4,75 V à 15 V. Le potentiomètre multitours de $10 \text{ k}\Omega$ permettra d'ajuster la tension appliquée au point 2 du SAS 231 W, et avec l'autre ajustable multitours de même valeur connecté entre la sortie et le 0 V, on pourra régler la sensibilité de 60 mV/mT à 140 mV/mT, ceci sans alignement. Nous donnons à la figure 31 deux familles de courbes Us $= f(B_0)$ pour trois valeurs de la tension d'alimentation UB et suivant que le montage est avec ajustement ou

Ce petit montage de mesure de l'induction magnétique pourra être utilisé avec tous les cas de figure des schémas Ă à E vus précédemment.

Dans des domaines plus pratiques, il pourra servir de base pour la réalisation d'appareils comme accéléromètre, gaussmètre et dans tous circuits électroniques de mesure de champs magnétiques alternatifs ou continus.

Nous en avons terminer avec les capteurs magnétiques. Nous avons


TABLEAU 8


Capteur	magnétique SAS	231 W Siemens.	Us proportio	nnelle à Bo	
	Boitier - plastique	e miniature, 6 b	roches de sor	tie	
Caractéristiques	Paramètre	Conditions de test	Valeur inférieure	Valeur typique	Valeur supérieure
Tension d'alimentation max	Vs		0		18 V
Courant de sortie max	lo		23.0	10 mA	
Tension d'alim.	Vs		4,75 V		15 V
Courant de sortie	lo				5 mA
Température de fonctionnement	Tamb		0		70° C
Courant d'alim. en boucle ouverte	ls	RL =∞		6 mA	10 mA
Tension de sortie	Vo	$RL = 10 \text{ k}\Omega$	0,05 V	Vs -2 V	
Sensibilité (sans ajustement)	S		60 mV/mT	100 mV/mT	140 mV/m7
Composante nulle	Во	Vo = 0,5 V	- 35 mT		35 mT
Erreur de linéarité	ε	Vo = (Vs/2)	2 %		
Cœfficient de empérature	α	Tamb60à70°C		0,4 mT/K	


volontairement restreint la liste d'applications de ces composants par ailleurs fort nombreux sur le marché. Nous ne doutons pas cependant que les quelques circuits décrits permettront au lecteur de se familiariser avec ce produit facile à mettre en œuvre et qui peut offrir des réalisations pleines d'attrait.


Capteur de salinité


S'il est bien un capteur méconnu entre tous les autres, c'est le capteur de salinité. Oublié parmi tous les autres, il aurait pu facilement passer inaperçu une nouvelle fois, si l'actualité ne se trouvait pas là pour nous rappeler que la mer existe. La connaissance que nous avons actuellement de la composition chimique de l'eau de mer est basée sur les travaux réalisés par les savants de l'expédition anglaise CHALLENGER entre les années 1872 et 1876. Son objectif principal était de recueillir un maximum de données sur les eaux marines et leurs habitants. Les résultats de cette expédition constituent encore de nos jours la base essentielle de nos connaissances sur l'eau de mer. La salinité élevée est sans conteste le caractère le plus important de l'eau de mer. Par convention, la salinité est représentée par la lettre S majuscule. On peut admettre que l'eau de mer contient en moyenne 35 grammes de sel par litre d'eau. Étant exprimée en gramme pour mille, une salinité de 35 g par litre est donc indiquée par : S 35 ‰. Le poids spécifique de l'eau de mer est fonction directe de la salinité, et il nous faut ajouter que la température influence également le poids spécifique. Comme le poids spécifique de l'eau de mer est fonction de la salinité totale et de la température, par l'emploi d'un aéromètre de précision gradué et d'un tableau d'équivalence, nous allons pouvoir déterminer, connaissant deux de ces éléments le troisième. On trouvera à la figure 32 a un tel tableau de travail ; précisons en outre que si l'échelle de graduation dont est muni l'aéromètre permet une lecture facile du poids spécifique, l'appareil s'enfonçant plus ou moins profondément suivant celui-ci, l'étalonnage des aéromètres s'effectue généralement à 15° C ou 17,5° C. Il faut savoir que si la température augmente le poids spécifique baisse et inversement.

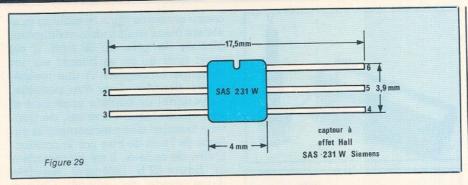


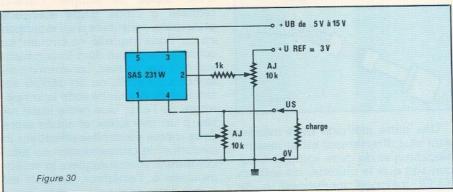

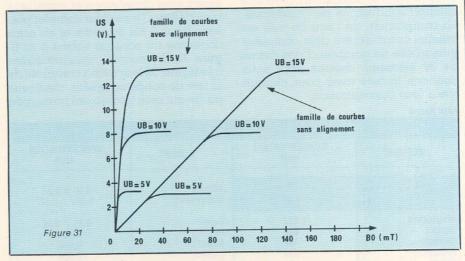

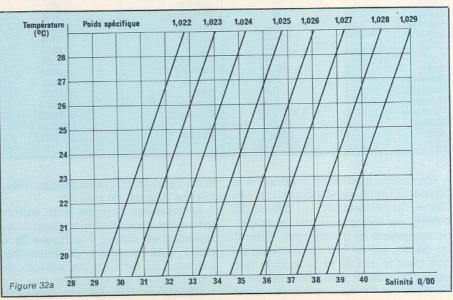

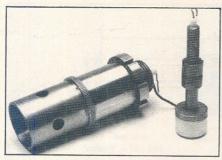


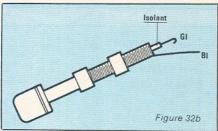


électronique de cette salinité. Chacun sait que le chlorure de sodium Na Cl mélangé intimement à de l'eau jusqu'à la dissolution, crée une solution conductrice de l'électricité. La composition de l'eau de mer est ailleurs notablement plus complexe puisqu'elle ne comprend pas moins de 39 éléments dissous dont nous donnons la liste avec pour chacun

Une autre méthode nous intéressant plus directement est la mesure d'eux leur concentration. TARIFALLO

avons entourés dans le tableau possèdent à eux seuls une concentration globale de près de 30 mg/l. Il est donc clair qu'en se basant sur un mélange homogène, à une température donnée, il va être possible, moyennant un capteur approprié et une électronique suiveuse, de pouvoir mesurer très précisément la salinite de l'eau de mer par la conductibilité de celle-ci. Il est représenté à la figure 32 b l'élément sensible d'une sonde de salinité. Celle-ci réalisée à l'aide d'une électrode principale, constituée d'un manchon en or, dans laquelle va circuler un courant électrique dû à la conductivité de l'eau de mer. La variation du signal en OHMS ou en MHOS est fonction de la salinité et de la température de l'eau. Une petite lame reliée à un thermistor et située entre deux autres électrodes effectuent la mesure et la compensation en température et communiquent la valeur mesurée à l'extérieur. Le tout est monté dans un manchon métallique externe de dimensions et matériaux bien définis. Le capteur complet possède donc 3 fils de sortie et est ainsi conforme au schéma donné à la figure 33. En résumé, nous indiquons à la figure 34 le schéma constitutif de la tête de sonde complète, c'est cette partie qui sera totalement immergée

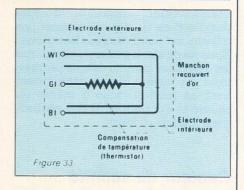

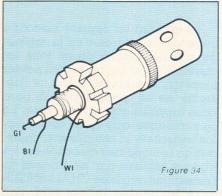

un tube thyratron à gaz rare type PL2D21. Celui-ci est un tube tétrode dont nous donnons tableau 10 quelques précisions.

Rappelons brièvement le fonctionnement d'un tel composant. Il s'agit principalement d'une tétrode à gaz mono-anodique renfermant un gaz rare, hélium ou argon. L'émission d'électrons est due à l'effet thermo-électrique. La cathode est à chauffage indirect. À une tension donnée de l'anode correspond une tension de grille au-dessous de laquelle l'allumage est impossible et qu'on appelle potentiel critique de grille.

Avec un thyratron à gaz, une fois l'allumage opéré, il n'est plus possible d'éteindre l'appareil par le jeu des grilles, même en portant celles-ci à de très fortes tensions négatives. Nous voyons donc là une analogie certaine avec le thyristor. Le fonctionnement du montage est donc simple. Deux parties principales régissent le circuit : d'une part une partie mesure élaborée autour de l'enroulement 10,2 V du transformateur, deux diodes et la zener du circuit redresseur et enfin, en série avec cet ensemble, le milliampèremètre d'indication de salinité et la sonde de mesure. Suivant la salinité, la conductivité variera d'autant, et après transformation de celle-ci en résistance, l'indicateur galvanométrique correctement étalonné indiquera précisément la teneur en sel du liquide. D'autre part, nous

COMPOSITION EAU DE MER				
ÉLÉMENT	CONCENTRATION mg/l	ÉLMENT	CONCENTRATION mg/l	
Chlore Sodium	18 980 10.561	Arsenic Manganèse	0,01 à 0,02 0,002 à 0,02	
Magnésium Souffre Calcium Potassium Brome Carbone Strontium Bore Silice Fluor Azote Aluminium Rubidium Lithium Phosphore Barium ode	1 272 884 400 380 65 28 13 4,6 0,02 à 4 1,4 0,006 à 1 0,12 à 0,5 0,2 0,1 0,001 à 0,1 0,005 0,005 0,005	Cuivre Plomb Sélénium Cesium Uranium Molybdène Thorium Césium Argent Vanadium Lanthane Yttrium Nickel Scandium Mercure Or Radium	0,01 à 0,02 0,005 0,004 0,004 0,002 0,0015 0,0005 0,0005 0,0003 0,0003 0,0003 0,0001 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004	


On trouve encore en quantité très limitée du thallium, du cadmium, du titane, du germanium, du cobalt, de l'étain, de l'antimoine, du bismuth, du tungstène et du chrome. Mais il va de soi, en ce qui nous concerne que c'est le chlore et le sodium qui nous intéressent plus spécialement. En effet, ces deux éléments que nous

dans l'eau dont il nous faudra effectuer la mesure de salinité.

Le montage complet d'un salinomètre avec mesure, alarme et commutation est donné à la figure 35. Il s'agit d'un montage professionnel utilisant un capteur de salinité de type CNBC et mettant en œuvre, outre quelques composants standard,

TABLEAU 10


			Т	UBE THYRATR TÉTRODE À		1				
CHAU	FFAGE		U max			I max			TYPIQUE	
Vf	lf .	Vap	Vg1 (arc)	Vgr (arc)	lk	IG1	IG2	Varc	Tig	Tint
6,3 V	0,6 A	650 V	- 10 V	- 10 V	0,1 A	10 mA	10 mA	8 V	0,5 μs	30 s

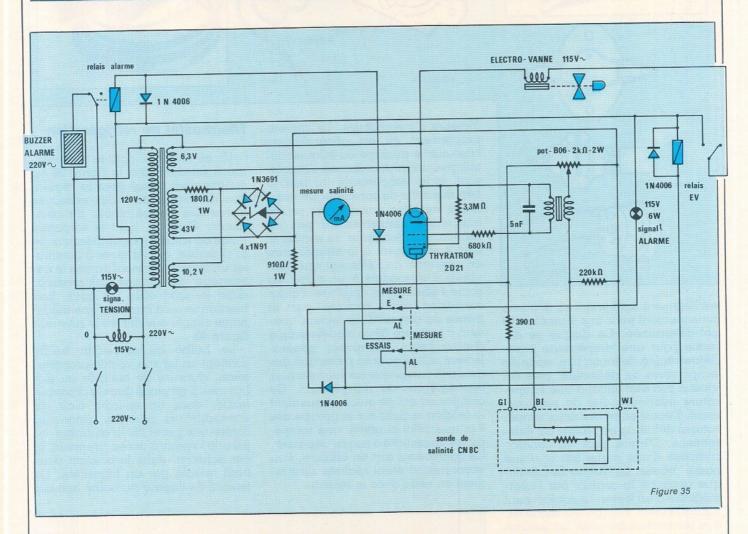

avons un deuxième circuit, servant pour l'alarme et la commutation. Là, le phénomène d'allumage du thyratron est utilisé, et dès l'amorçage de celui-ci, le relais d'alarme, ainsi que celui d'électro vanne sont initialisés. Le but du premier est bien évidemment, d'avertir l'utilisateur de la modification de salinité, eu égard à la consigne fixée par le potentiomètre de 2 kΩ; quand au deuxième relais, il permet de faire fonctionner une électro vanne de décharge. Signalons encore que le commutateur à galette, deux circuits, trois positions, permet d'une part la mesure, d'autre part l'alarme et la commutation; une 3e position étant réservée à l'essai du dispositif faisant fonctionner l'alarme, mais non l'électro vanne de décharge.

Les capteurs de température

D'emblée, précisons au lecteur, que nous avons volontairement éliminé de ce chapitre tous les capteurs de température, électronique ou non, ayant fait l'objet de l'article « Température et thermométrie » des RP/EL Nº 439, 440 et 441. Que nos lecteurs soient rassurés, il nous reste cependant quelques capteurs non décrits dans ces articles et qui sont intéressants à étudier puis à mettre en œuvre. Généralement, la fourniture fait appel au magasin électronique, mais en ce qui concerne ces capteurs, on se tournera plutôt vers des matériels électriques, mécaniques, voire même de par leur utilisation, franchement domestiques.

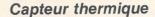

Un tel capteur représenté à la figure 36. Il s'agit en fait d'un interrupteur thermo-électrique établissant ou interrompant automatiquement le courant dans un circuit électrique dès lors que la température du milieu dans lequel il est placé atteint une température de consigne fixe. Deux éléments distincts composent principalement cet appareil. D'une part un disque bimétallique qui en

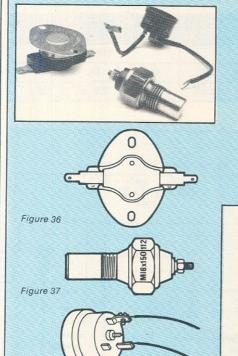


Figure 38


est l'élément actif et qui se retourne brusquement pour une température pré-déterminée. Ce disque se déforme pour une température supérieure réglée de façon fixe, appelée température de déflection, puis revient à son état initial à une température inférieure dite de retournement. L'écart entre ces deux températures définit la sensibilité ou différentielle. D'autre part un contact, composé d'une partie fixe et d'une partie mobile. Le disque bi-métallique actionne le contact par l'intermédiaire d'un levier. Le contact peut naturellement suivant les modèles. être ouvrant ou fermant. La gamme de température s'échelonne de 45° C à 140° C et si on utilise ce capteur thermique seul, sans électronique adjacente, le pouvoir de coupure des contacts est de 10 A sous 250 V≅.

Ce thermostat est un excellent contrôleur de température, dont les applications principales, dans les appareils ménagers et les équipements électroniques, se répartit dans les domaines de limitation d'échauffement, de régulation ther-

mique et de sécurité.

Sonde de température d'eau, interrupteur thermique

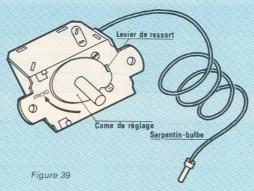Il s'agit pour le premier d'un modèle standard que l'on trouvera monté à la partie inférieure des ra-






diateurs d'automobiles. Le capteur proprement dit est généralement basé sur le principe du bilame métallique, un contact annexe s'établissant, si la température du liquide dépasse celle de consigne. De nombreux modèles voient leurs seules différences assujetties au pas de fixation, à la longueur de sonde, et bien évidemment à la température de consigne de l'élément qui peut varier d'un modèle à un autre. La sortie s'éffectue en unifilaire, l'autre connexion étant réalisée par la masse du dispositif. Le lecteur trouvera à la figure 38 un modèle simple d'interrupteur thermique, généralement utilisé pour la protection des groupes compresseurs hermétiques des agrégats de réfrigération. Ce composant coupe automatiquement la tension secteur sur le groupe dès lors que celui-ci atteint une température de sécurité à ne pas dépasser. Ce composant sort en bifilaire, l'interconnexion étant réalisée directement en série avec le réseau.

Thermostat de réfrigération

Un tel matériel, dont la représentation est donnée à la figure 39 est couramment utilisé pour la régulation de température des enceintes closes des réfrigérateurs du commerce. C'est lui, dont le serpentin bulbe est soumis à la température de la chambre, qui va servir à commuter un relais autorisant ou non le démarrage du groupe compresseur donc la production de froid. Son fonctionnement basé sur une mécanique simple à levier est le suivant : figure 40.

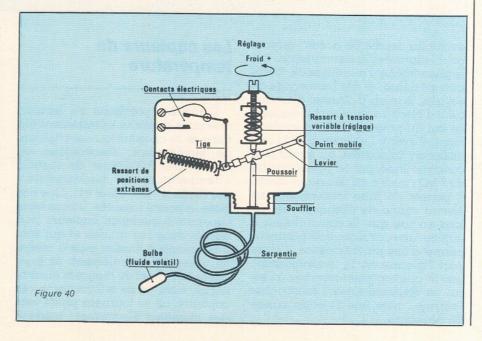Le bulbe ou serpentin bulbe contient un liquide volatil (propane, fréon, chlorure de méthyle ou isobutane). Il est placé dans la chambre froide, dans un courant d'air de convection si possible, sinon, ni contre une paroi de la chambre, ni près de la porte d'accès, ni encore, le cas échéant, dans le courant d'air froid refoulé par un frigorifère. La tension de vapeur du bulbe agit sur



un soufflet ou une membrane élastique, qui joue via une tige poussoir, sur un levier mobile autour d'un point de rotation. Sur ce levier agit aussi un ressort à tension réglable. Sur l'extrémité libre de ce levier agit, par arc-boutement, un petit ressort qui le maintient dans l'une de ses deux positions extrèmes, haute ou basse (position basse sur la figure). Supposons maintenant que la pression augmente dans le bulbe. Le soufflet tend à s'écraser mais le petit ressort empèche la déformation tant que la résultante vers le haut des forces opposées exercées par le soufflet et par le ressort à tension variable n'atteint pas une valeur déterminée. A ce moment le petit ressort bascule autour du point mobile et le levier est amené brusquement à sa positon haute en comprimant fortement le ressort à tension réglable.


Le mouvement inverse se produira quand la pression autour du soufflet aura baissé d'une quantité telle que la résultante vers le bas des forces opposées exercées par le ressort à tention réglable et par le soufflet sera suffisante pour provoquer le basculement. Par ailleurs, le levier mobile est relié par une tige à un interrupteur. Dans la position de la figure 40, le courant est coupé, ce qui correspond à l'arrêt du groupe compresseur.

Le réglage d'un tel capteur thermostatique se fait à l'aide du ressort à tension variable par l'intermédiaire d'un axe rotatif afin d'avoir l'un des basculements pour une température déterminée dans l'enceinte de réfrigération. Ce point étant déterminé, on règle la longueur du levier par le différentiel, pour que l'autre basculement se produise pour un écart de température déterminé. Par la suite, il suffira seulement de modifier par l'axe rotatif, le tarage du ressort à tension


variable, ce qui modifiera les températures extrèmes en conservant pratiquement le même écart.

Utilisations

De par leur technologie, on pourra bien sûr utiliser en direct, la majorité de ces capteurs de température, mais il pourront tout aussi bien commander une électronique d'alarme ou de commutation. Dans le premier cas nous allons décrire une réalisation intéressant une alarme pour congélateur ou réfrigérateur, quand au second, nous renvoyons les lecteurs aux schémas des figures 3, 4 et 7, de notre article précédent. L'organigramme de ment d'un circuit d'alarme sophistiqué pour congélateur. Le capteur utilisé est celui que nous venons d'étudier, mais il peut naturellement être remplacé par un élément thermostatique d'un autre genre à partir du moment où celui-ci permet la fermeture d'un contact en cas de dépassement de la tension de consigne. Le capteur est immédiatement suivi d'un circuit anti-rebonds, tel celui décrit à la figure 4, nous avons déjà expliqué le but de ce circuit. Une porte NAND à deux entrées a l'une d'entre-elle connectée en sortie, l'autre à un oscillateur basse fréquence. La sortie de cette porte vient commander un amplificateur de puissance actionnant un hautparleur. Cet oscillateur est initialisé impulsionnellement à partir du moment où une durée de temporisation commandée par le capteur via l'antirebonds s'est écoulée. Le schéma théorique complet est donné à la figure 42. Si la température à surveiller descend en deça de la valeur de consigne, on a fermeture du contact du capteur à bulbe et un l logique se retrouve en sortie du circuit anti-rebonds constitué à l'aide de deux portes NAND type 4093. Ce 1 logique va

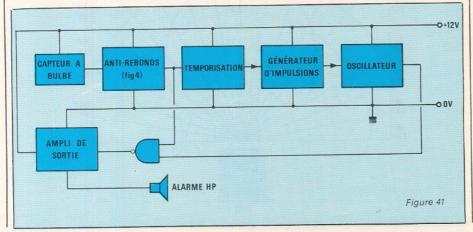





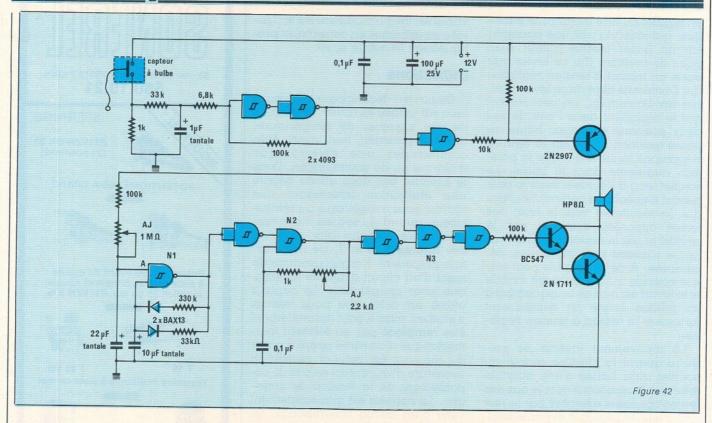

servir d'une part à maintenir un niveau haut sur une des entrées de la porte N₃, d'autre part, après inversion, à venir saturer le transistor PNP 2N2907. Celui-ci devenant alors conducteur, la tension d'alimentation est transmise à un circuit de temporisation élaboré autour de la résistance de 100 kΩ, du potentiomètre de l M Ω et du petit condensateur tantale de 22 μF . La charge de celui-ci dure un certain temps qui peut naturellement être réglé par le potentiomètre. Avec les valeurs données, une durée variable de 5 s à quelques 30 s peut être obtenue. Dès que la broche A de Ni et à 1, l'oscillateur constitué autour de cette même porte démarre, puis grâce à l'ensemble diodes et circuit RC, nous obtiendrons en sortie de Ni des impulsions de durée 0,3 à 0,4 s, ceci toute les 2 secondes environ. Dès lors, après inversion, ces impulsions vont servir à commander un multivibrateur astable élaboré autour de N2. Celui-ci procure à sa sortie des salves de fréquence audible, cette fréquence étant ajustable à volonté par l'ajustable de $2,2 \text{ k}\Omega$. Enfin, après inversion, nous en arrivons à notre porte N3 vue précédemment. La première entrée étant au l logique et l'autre attaquée par des impulsions positives constituées de 1 et de 0, on obtiendra en sortie un signal identique qui après inversion est transmis à l'amplificateur de puissance commandant le haut-parleur d'alarme.

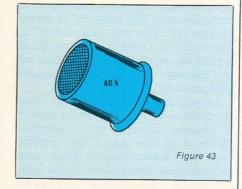La temporisation à pour but d'éviter l'alarme dès lors que le contact du capteur se fermerait intempestivement, mais si la durée est dépassée, le haut-parleur doit émettre un son strident cadencé informant du défaut. Le chapitre consacré aux capteurs de température est terminé et nous allons voir maintenant des capteurs que, sous différentes formes, nos lecteurs connaissent bien.




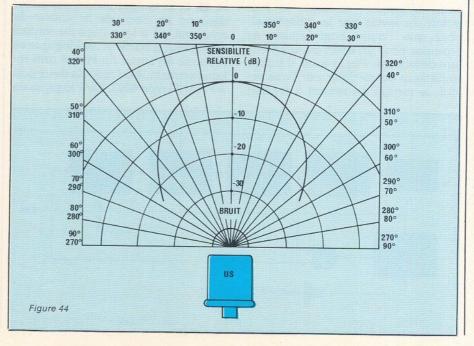

Les capteurs sonores


les transducteurs ultra-soniques

Ils sont réversibles et de ce fait peuvent aussi bien fonctionner en émetteur qu'en récepteur. Le schéma de la figure 43 représente un tel capteur. Il est principalement constitué d'un élément piézo-électrique présentant la propriété d'osciller sur une fréquence ultra-sonique, la plus employée étant généralement le 40 kHz. La bande passante est de l'ordre de 4 kHz. Le lecteur trouvera à la figure 44 la courbe de directivité d'un de ces capteurs à ultra-sons. Partant du principe que ce composant est réversible, nous allons l'utiliser dans un ensemble d'émissionréception pour la commande en tout ou rien d'un matériel quelconque. Le schéma de la figure 45, constitué principalement d'un tel capteur et de deux transistors NPN type 2N1711 montés en multivibrateur, représente l'émetteur d'ultra-sons. La fréquence déterminée eu égard aux valeurs RC des éléments d'oscillation est de 40 kHz. Ce montage fonctionne en tout ou rien par mise en service de l'alimentation par le bouton poussoir fugitif BP et procure une puissance de sortie non négligeable grâce à l'emploi d'une petite pile de 22,5 V type photo. Un autre schéma d'émetteur à ultra-sons utilisant aussi le capteur en émetteur, mais fonctionnant avec une alimentation de seulement 9 V est donné à la figure 46. L'oscillation a lieu aussi sur 40 kHz, mais une résistance ajustable de 22 k Ω permet le câblage exact de celle-ci pour un rendement optimal. Cet oscillateur est réalisé de fa-

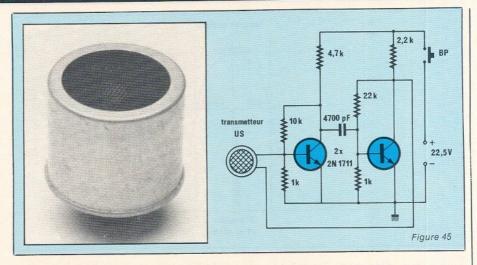


çon fort économique en utilisant quatre inverseurs d'un circuit CMOS type 4069. Le signal de sortie n'étant pas d'amplitude suffisante pour assurer un maximum de portée, nous allons l'amplifier à l'aide d'un amplificateur double push-pull à transistors complémentaires. L'attaque de celui-ci est réalisé par les deux dernières portes inverseuses du 4069 qui permettent par inversion d'obtenir le déphasage nécessaire sur chaque base de commande. L'émission se fait aussi en tout ou rien par

appui du bouton poussoir situé dans la ligne d'alimentation. Avec cet autre montage émetteur, on peut espérer une portée pratiquement équivalente au montage précédent, tout en n'utilisant qu'une petite pile ou accumulateur cadmium-Nickel 9 V type 6F22. Suivant le type de transducteur 40 kHz utilisé (MA 1404, MA 40 L1S...) on fera en sorte que la fréquence d'oscillation soit toujours le plus exactement possible celle du transducteur afin d'obtenir une puissance la plus élevée possible eu

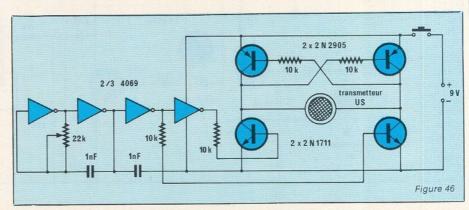

RADIO PLANS Veuillez me faire parvenir les circuits imprimés ci-contre à l'adresse suivante :
Nom:
Prénom :
Rue:
N°:
Ville :
Complément d'adresse :
Code Postal :
Je joins à cette commande mon règlement par : Chéque bancaire C.C.P. (sans n° de compte) Eurochéque


<u>Technique</u>

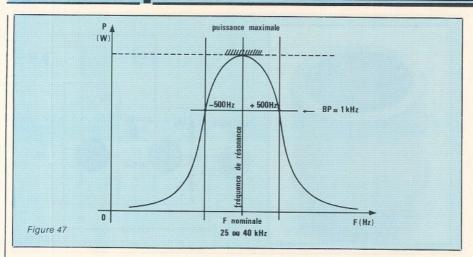


égard aux éléments constitutifs et bien entendu, à la tension d'alimentation. Si le transducteur 1404 possède une bande passante de 4 kHz, celle du 40 L1S n'est que de 1 kHz comme nous le montre le graphe de la figure 47, et autorise de ce fait une relative directivité.

Le récepteur, quant à lui, s'il utilise un capteur identique au précédent, doit pouvoir transformer les vibrations ultra-sonores émises par l'émetteur en oscillations électriques. Lesquelles vont être ensuite amplifiées par un étage d'entrée, puis le cas échéant, soit soumises à

un étage de sortie pour mesure, soit encore mises en forme et intégrées de façon à être exploitées dans un circuit commandant un relais. Le schéma de la figure 48 représente le premier de ces appareils qui permet la mise au point et la maintenance de toutes les différentes réalisations ultra-soniques. Il s'agit d'un mesureur US 40 kHz pouvant détecter puis mesurer ces ultra-sons dans différentes configurations. Là encore nous utilisons un capteur identique aux modèles précédents, suivis immédiatement d'un amplificateur à trois transistors type BC 107. Les fréquences basses non désirables dans un tel montage sont fortement atténuées par les condensateurs de liaison de 0,01 µF. Le signal obtenu sur le collecteur du dernier transistor, est composé d'alternances positives et négatives de fréquence 40 kHz, et après élimination de la porteuse continue, et de l'alternance négative par la diode BAX 13, un circuit inté-

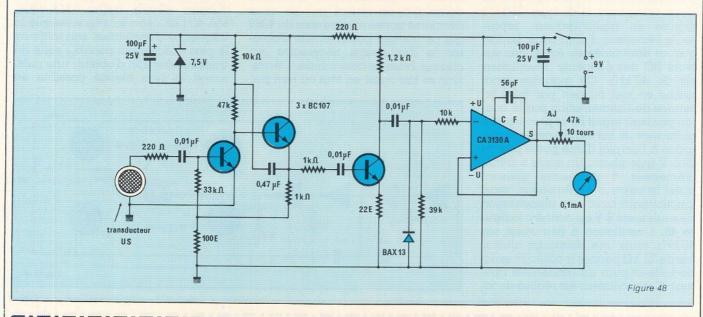

Référence du circuit	Prix unitaire	Quantité demandée	Prix total
L			
L			+
L state of the sta			+
L			+
L			+
L			+
L			+ számba a Jnemálo
L			+
		Prix total TTC →	
Ajouter sur ce	ur cette ligne les frais de port (12 F pour la France → métropolitaine ; 18 F pour DOM-TOM et étranger)		+ " Bonsmand Shall be at the
Pas d'envoi con	tre remboursement	Total à payer →	

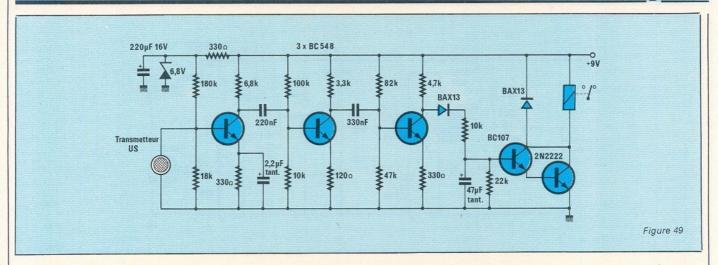

gré type BI-FET monté en amplificateur à gain unitaire, assure la transmission du signal vers le galvanomètre de mesure.

A la figure 49 est donné un deuxième montage type permettant cette fois-ci d'établir une commutation. Bon nombre de schémas peuvent être utilisés pour une telle réalisation, nous avons néanmoins volontairement éliminé tout schéma mettant en œuvre un filtre en boîtier torique ferro-magnétique accordé sur fo et faisant fonction d'adaptateur d'impédance, ce matériel n'étant généralement pas facile à se procurer ni simple à réaliser. Il nous a paru plus simple de faire appel à un montagé à 5 transistors n'utilisant pas ce genre de composants, mais signalons à nos lecteurs que cette simplicité se paie par l'emploi d'un ensemble de capteur émission et réception à faible bande passante (±0,5 kHz) comme la série MA 40L1S pour l'émetteur et MA 40 L1R pour récepteur. Le transducteur 1404 vu précédemment ne convient absolument pas pour une telle application à cause de sa bande passante de 4 kHz. En effet, le principe même du récepteur de la figure 49 est l'amplification d'un signal de 40 kHz à très faible bande passante ne nécessitant de ce fait aucun filtre de fréquence. Les trois premiers étages à transistors, de conception pratiquement identiques, amplifient le signal ultra-sonique issu du capteur de façon à ce qu'en sortie du 3e transistor, on obtienne une tension de pratiquement 8 V et de fréquence 40 kHz, dès lors que la réception a lieu. A ce moment, un circuit intégrateur/redresseur composé de la diode BAX 13, de la résistance de 10 kΩ et du condensateur de 47 µF, attaque un amplificateur de type Darlington à deux Figure 50

Ventouse caoutchouc Vis de maintient de l'ensemble fer doux taraudé

Sorties B


la fois un besoin légitime de connaissance des matériels employés, ainsi que découvrir conjointement quelques applications intéressantes du composant décrit.

Les capteurs téléphoniques

Encore appelé communément « capteur ventouse » un modèle couramment utilisé et vendu dans le commerce spécialisé est représenté à la figure 50 a. A la même figure, en b, nous trouvons l'éclaté de ce composant. Il est en fait constitué d'une petite bobine de fil fin induite par le déplacement d'un noyau de fer doux solidaire d'une ventouse caoutchouc. La bobine est située dans un capot de protection amagnétique, et seuls sortent à l'extérieur, d'une part la ventouse caoutchouc pour la fixation du capteur sur le poste téléphonique, d'autre part les deux fils de raccordement de la bobine pour une utilisation extérieure. Nous proposons deux montages intéressants mettant en œuvre ce petit capteur. En premier lieu, dé-

transistors assurant le collage du relais en sortie. On n'oubliera pas de découpler énergiquement le premier étage préamplificateur d'entrée par une cellule RC, et de stabiliser la tension d'alimentation par une petite zener. Cette précaution évitant tout risque d'accrochage et d'oscillation propre à un récepteur de ce genre.

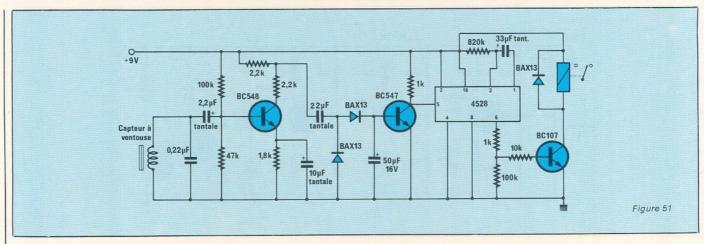Avec ces quelques explications et schémas concernant les fréquences inaudibles, nous en avons maintenant terminé avec l'étude des capteurs ultra-soniques. Comme tous les autres capteurs déjà vus, dont la liste, nous l'avons dit, n'est nullement exhaustive et les applications non limitatives, nous avons fait en sorte que le lecteur puisse assouvir à




couvrons le schéma de la figure 51. Cette réalisation va nous permettre de détecter la sonnerie du téléphone, puis de commuter en sortie un matériel quelconque. Ce capteur voit là une de ces principales utilisations en détecteur d'impulsions, tout en supprimant absolument toutes modifications de l'installation téléphonique, choses prohibées par l'administration des Postes et Télécommunications.

Les impulsions de sonnerie issues du capteur téléphonique, sont apcollecteur. C'est le front descendant de ce signal qui va commander un circuit monostable retriggerable CMOS de type 4528. Le but de ce circuit intégré est de faire en sorte que le relais de sortie colle lors d'un appel, matérialisé par la sonnerie téléphonique, certe, mais ne prenant pas en compte chaque sonnerie. Il est évident que si nous voulons commuter un appareil lors d'un appel, le but n'est pas de le voir fonctionner par intermittence à chaque sonnerie et cela pendant toute la du-

nombre de coups de sonnerie. En effet, par le jeu des recoupements, chacun d'eux reprolongera de 8 s la durée du signal. Dès lors, il est clair que si le téléphone sonne brièvement ou au contraire longtemps, le relais ne collera qu'une seule fois. Lorsque la sonnerie aura stoppée définitivement, celui-ci décollera.

Un autre montage, basé sur un principe quelque peu différent, est donné à la figure 52. La bobine du capteur-ventouse placé sur le téléphone induit une tension alernative dès que la sonnerie retentit. Par le réglage de sensibilité de $100 \text{ k}\Omega$, on va faire en sorte que la tension appliquée à l'entrée inverseuse du comparateur TL 080, soit périodiquement occultée par la tension de référence de l'entrée non inverseuse, celle-ci étant simplement réalisée grâce à un pont diviseur de rapport 1/2. Nous obtenons donc en sortie de l'amplificateur opérationnel, un signal pseudo rectangulaire, qui après limitation et écrêtage vient charger un condensateur de 33 µF. Dès la charge de ce condensateur effectuée, le thyristor BRY 55, modèle de petite puissance, conduit et un buzzer retentit. La LED de signalisation s'allume par la même occasion. Dans ce montage, il est bien évident qu'une seule sonnerie sera prise en compte et servira à initialiser le thyristor. Celui-ci fonctionnant en mémoire restera conducteur jusqu'au moment où l'on pressera le bouton poussoir fugitif du réarmement du système, ce qui assure l'extinction de la LED et l'arrêt du buzzer.

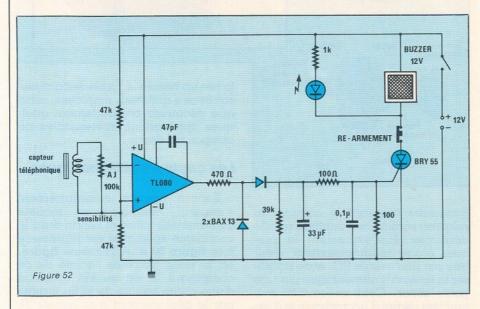

pliquées à un transistor BC 548 monté en amplificateur à grand gain. Le signal obtenu sur le collecteur de ce transistor est ensuite appliqué à un pont diviseur de rapport 1/2, puis, après suppression de la composante continue, redressé et détecté par l'ensemble BAX 13, 50 µF, est appliqué à un BC 547 fonctionnant en commutation. Celui-ci se sature donc et à ce moment, un niveau logique 0 apparaît sur son

rée de l'appel. Nous avons donc utilisé un circuit 4528 qui contient deux monostables dans le même boîtier, mais nous n'en utiliserons qu'un seul. La durée d'une sonnerie est d'environ 2 à 3 secondes, l'extinction sonore étant elle, d'environ 4 secondes. En fixant la période du monostable à quelques 8 secondes, la sortie de celui-ci ne pourra changer d'état et passer à l'état logique l qu'une seule fois, quelque soit le

Nous continuerons dans notre prochain numéro avec les capteurs microphoniques, d'UV, de gaz.

C. de MAURY

Realisation

temps: XX

difficulté: XX

dépense: \$\$

Le MM4:



Nous ne cacherons pas que c'est essentiellement en pensant à des enregistrements en extérieur, prise de son cinéma sur tournages, et reportages par exemple, que nous avons réalisé la MM 4. D'autres utilisations restent tout à fait possibles : public adress, prémélangeur pour orchestre, prémélangeur pour animation en discothèque et cela d'autant qu'il reste tout à fait possible par le simple changement (indiqué en détail par la suite) de résistances de s'adapter à des niveaux d'entrée différents : ligne, micro moyenne impédance, instruments, guitare ou claviers; avis aux musiciens « itinérants ».

Enfin, et ce n'est pas là le moindre avantage de la MM 4, l'investissement est des plus réduit, les circuits utilisés sont ultra courants et bon marché, le circuit imprimé est simple à réaliser. L'alimentation fait appel à 4 piles batons miniatures 1,5 volt; bref, toutes les caractéristiques d'un intéressant montage d'initiation utile et performant. Après ce brin d'autosatisfaction que vous nous pardonnerez, nous l'espérons, bien volontiers, passons à des choses plus sérieuses avec l'étude proprement dite du MM 4.

Présentation

Le schéma synoptique de la MM 4 est présenté figure 1, nous y voyons quatre préamplificateurs d'entrée, nous verrons leur structure ensuite, chaque sortie de préamplificateur est dosée par un potentiomètre avant d'être mélangée dans l'étage de sortie. Ce dernier, outre la sortie,



Le problème de l'amplification et du mélange de sources sonores se pose d'une manière bien particulière chaque fois que l'on ne dispose pas à proximité d'une source de tension alternative économique et immédiatement présente, en d'autres termes du secteur 220 volts. Celà est bien sûr valable lors de prises de son pour sonorisation ou enregistrement en extérieur et reste vrai si malgré la présence du secteur 220 volts, on ne désire pas se mettre un « fil à la patte ».

Le MM4 que nous avons conçu pour ce genre de problèmes est un simple mélangeur 4 entrées monophoniques. Simple, mais néanmoins très performant puisque les entrées sont de type symétriques et prévues pour microphones basse impédance (200 à 600 Ω), avec une sensibilité assez importante pour y relier n'importe quel modèle de micro du type indiqué, même le plus classique.

mic₁₀

Mic₁₀

Mic₁₀

Mic₁₀

Mic₁₀

Mic₂₀

Mic₂₀

Mic₃₀

Mic₄₀

Pipllote un montage redresseur suivi d'un filtrage élémentaire qui attaque un VU-MÈTRE à aiguille, plus destiné à signaler la présence d'une modulation en sortie qu'à faire une mesure de niveau proprement dite. Comme on le voit tout cela est assez simple.

Mic₃₀

Sortie

Figure 1 - Synoptique.

Radio Plans - Electronique Loisirs N° 445

Réalisation

Un mot en passant sur les niveaux et tout d'abord, sur celui de sortie. La MM 4 est un mélangeur destiné à une entrée enregistrement de magnétophone, ou bien à une console de mélange dans une optique sonorisation. On ne demande donc pas au MM 4 de sortir un niveau 0 dBm ou plus mais un niveau ligne suffisant, nous avons choisi arbitrairement une valeur de 200 mV sous basse impédance. Il manque un élément pour connaître le gain, c'est la sensibilité d'entrée que nous désirons compte-tenu des sources dont nous disposons.

Comme nous l'avons signalé au début, la version d'origine de la MM 4 est destinée à des microphones basse impédance. Ce type de source délivre en général pour les modèles électrodynamiques une tension assez faible, de l'ordre du millivolt. Quant aux modèles à électret, il délivrent un peu plus, disons jusqu'à 5 mV. Un point important est qu'en général plus le microphone (de modèle électrodynamique) est de bonne qualité, plus la tension dé-


livrée est faible.

vous débutez une toute petite sono en construisant la MM 4, ce n'est pas en vous équipant plus tard avec une grosse console que vous serez dépaysés. Rappelons brièvement ce que nous voulons dire en parlant d'entrée symétrique. Il s'agit de désigner un type de liaison entre microphone et table utilisant 2 fils : un point chaud (entrée +) et un point froid (entrée -). La tension utile étant prise entre ces deux points, c'est la différence de potentiel qui se trouve ainsi amplifiée. La tresse de masse ne sert que de blindage et n'assure en aucun cas le retour du signal comme avec les liaisons classiques. Le but est simple : véhiculer un signal de quelques millivolts ou moins sur de grandes longueurs de câble est dangereux dans la mesure où des parasites industriels peuvent être induits dans le câble, détériorant d'une façon catastrophique le rapport signal sur bruit déjà au niveau de l'entrée. Avec une liaison symétrique au contraire, si un parasite se trouve conduit sur l'un des câbles chaud ou froid, il l'est aussi sur l'autre qui est au voisinage imtre au total, ce qui nous donne 6 volts ou bien d'une part + 3 volts d'autre part - 3 volts par rapport à la masse. Bien entendu les AOP utilisés doivent donc être capables de fonctionner avec une dynamique suffisante sous une tension réduite de ± 3 volts, consommer relativement peu (beaucoup moins qu'un TL 081 par exemple) à cause de l'autonomie, avoir un slew-rate suffisant de même qu'un bon produit gain bande, enfin ne pas coûter trop cher et être facilement disponibles chez les revendeurs: « bonjour les contraintes! »

Nous avions il y a peu de temps à propos d'une boîte de direct, utilisé le LM 4250 (NS) qui malheureusement reste assez cher et difficilement

disponible.

C'est pourquoi nous avons choisi un autre composant que l'on trouve chez presque tous les fabricants, le LM 358. Il coûte moins d'une dizaine de francs, c'est un double AOP, son produit gain bande et son slew-rate l'un de l MHz, l'autre de 0,5 V/us sont suffisants pour notre application, on peut descendre à ± 1,5 volts en alimentation et la consommation est de l'ordre de 500 microampères par boîtier ce qui est raisonnable, enfin on le trouve partout. Seule « petite » ombre au tableau, ce produit est à l'origine conçu pour une alimentation simple et non double comme la notre, ce qui oblige à rajouter une simple résistance en sortie par élément AOP, ce qui n'est pas réellement un problème. Passons maintenant à l'étude du montage.

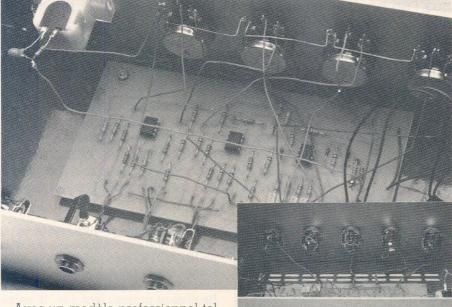


Avec un modèle professionnel tel que celui dont nous disposons pour les essais, une tension de 0,8 mV en sortie est monnaie courante! En prenant 1 mV comme niveau d'entrée, on voit qu'un gain de 200 est nécessaire pour un niveau en sortie de 200 mV. Un autre point important est la symétrisation des entrées, ce point distingue la MM 4 des autres mélangeurs pour microphones, disons de bas prix, puisque les entrées symétriques ne sont l'apanage que de consoles à vocation au moins semi-professionnelle. Si d'aventure

médiat puisque juxtaposé. Comme c'est la différence de tension entre les deux points qui est utilisée, les parasites sont soustraits d'eux-mêmes et disparaissent. Ce qui reste beaucoup plus intéressant d'un pur point de vue électronique est le choix des amplificateurs opérationnels utilisés. Nous avons choisi, nous verrons pourquoi, une tension d'alimentation symétrique par rapport à la masse utilisant un nombre restreint de piles bâton miniatures, soit qua-

Le préamplificateur micro

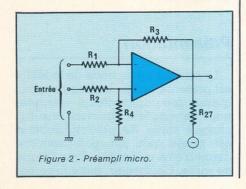Ce dernier que nous avons détaillé est représenté figure 2. Nous voyons un simple amplificateur différentiateur dont la tension de sortie est proportionnelle à V₂-V₁ où V₂ désigne la tension appliquée sur la broche libre de la résistance R₂ et V₁ sur celle de R₁. Si nous faisons



 $R_1 = R_2$ et $R_3 = R_4$ il est aisé de démontrer, nous ne ferons pas le calcul, que Vs la tension de sortie est :

$$V_s = \frac{R_3}{R_1} (V_2 - V_1)$$

D'une manière pratique on utilisera pour l'entrée des embases jack STÉRÉO dont on reliera le contact extrême à l'extrémité de R2, le contact médian à Rı (entrée –) et le corps à la masse, ceci nous donnant une entrée symétrique, nous verrons cela lors de la réalisation.


R₂₇ reliée au - 3 V a pour but de dériver un courant vers le négatif alimentation. En effet, le LM 358 ne possède pas un étage de sortie du type utilisé pour les AOP à alimentation symétrique. Ceci provoque si on ne relie pas de résistance au - alimentation, une distorsion de raccordement. La désignation R27 a été gardé pour être homogène avec le schéma électronique global qui suit.

Le schéma électronique


Ce schéma est donné figure 3 et n'appelle aucun commentaire par rapport à ce que nous venons de dire. Les références IC1, IC2 et IC3 se réfèrent à un boîtier chacune donc à deux amplis op. Le brochage des LM 358 est le même que les TL 082 ou TL 072 bien connus de nos lecteurs. IC1 et IC2 donc sont câblés en préamplificateur micro avec un gain de 50 environ. Les résistances R27 à R₃₀ sont bien là, nous en avons vu l'utilité. Pı à P4 permettent de doser le signal de sortie des préamplificateurs dont les tensions sont mélangées dans une moitié de IC3 par les résistances R17 à R20. Les condensateurs Cı à C4 ont un rôle précis, celui d'éliminer toute composante continue à l'entrée de l'étage mélangeur dont le gain de l'ordre de 4 ferait apparaître amplifiée cette composante en sortie. Si nous avons prévu une alimentation symétrique, c'est justement pour réduire autant que possible le nombre des capacités de liaison et rendre les étages d'entrée faciles à réaliser, mais la précaution de rajouter C1 à C4 est nécessaire. C6 atténue le gain de l'étage mélangeur aux hautes fréquences et évite les oscillations. De toute façon avec le LM 358 et compte-tenu de son modeste produit gain-bande, les oscillations sont très difficiles à obtenir ce qui ne serait pas le cas avec d'autres composants comme le TL 082 par exemple. R22 en sortie évite les oscillations sur câble blindé. L'autre moitié de IC3 est connecté en ampli op redresseur simple alternance. Di coupe en sortie les alternances positives, les alternances négatives, elles, sont amplifiées par le quotient R24 sur R23. R25 et C5 assurent un filtrage élémentaire. R26 limite le courant dans le vu-mètre, un petit modèle économique pour magnétophone portatif d'une sensibilité comprise entre 200 et 300 µA pleine échelle.

Réalisation

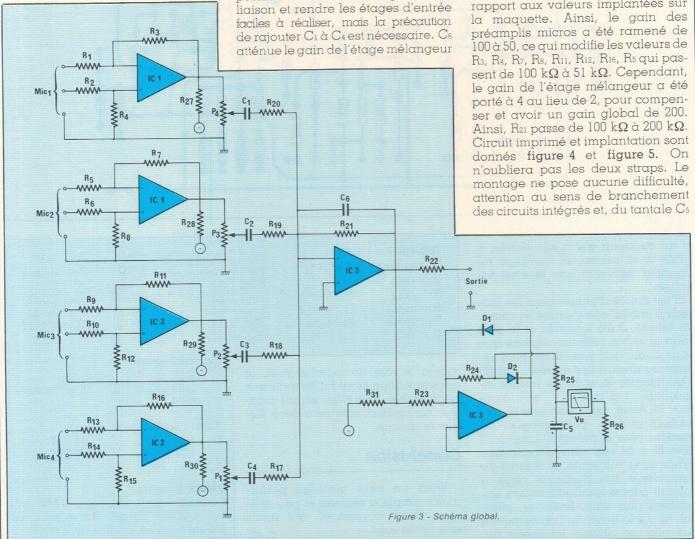Pour commencer, nous insistons sur le fait que certaines valeurs de la nomenclature ont été modifiées, par rapport aux valeurs implantées sur Ainsi, R21 passe de 100 k Ω à 200 k Ω .



Réalisation

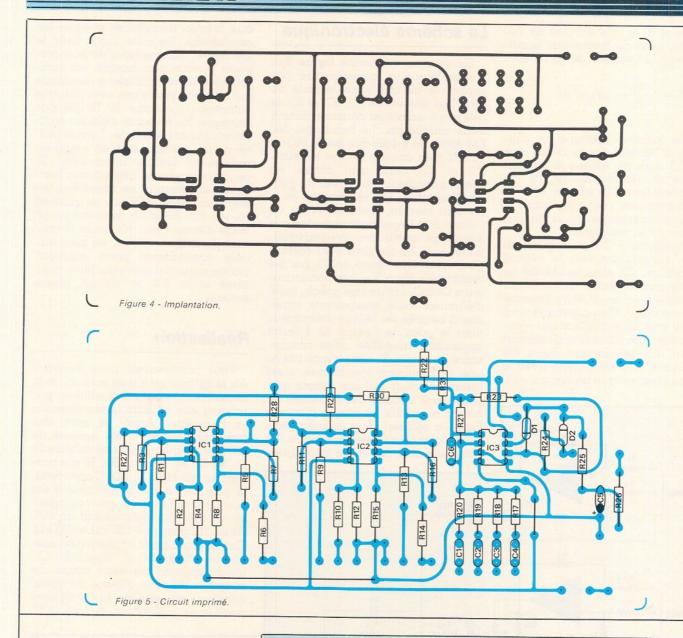

et du vu-mètre qui a son entrée + reliée à la masse, le montage redresseur délivrant une tension négative.

Il est inutile d'utiliser pour les liaisons d'entrée entre prises et circuit, du blindé, 3 fils torsadés et le plus court possible suffisent. Notons que pour avoir une sensibilité plus réduite au niveau des entrées, il suffit d'augmenter R1 et R2 en faisant attention d'avoir toujours $R_1 = R_2$. Ainsi, pour une entrée instrument guitare, par exemple, on prendra pour le préampli considéré $R_1 = R_2 = 51 \text{ k}\Omega$, afin d'avoir une dynamique suffisante, problème de dynamique qui d'ailleurs nous a conduit à faire les modifications énnoncées plus haut. Enfin, on intercalera sur le trajet de l'alimentation par pile un double inverseur qui

Nomenclature	•	Ru : 51kQ	R ₁₈ : 47kQ
Résistances 1/4 l		R ₁₂ : 51kΩ	R19: 47kΩ
$R_1: lk\Omega$ R_6	: lkΩ	R13 : 1kΩ	R20: 47kΩ
$R_2: lk\Omega$ R_7	: 51kΩ	$R_{14}: lk\Omega$	$R_{21}: 220k\Omega$
$R_3:51k\Omega$ R_8	: 51kΩ	R15 : 51kΩ	R ₂₂ : 470 Ω
$R_4:51k\Omega$ R_9	: lkΩ	R16 : 51kΩ	R23 : 10kΩ

Rio: lkΩ

jouera le rôle de marche-arrêt, la consommation étant faible mais non négligeable. Les piles seront montées sur deux coupleurs à deux éléments chacun.

Conclusion

 $R_5: lk\Omega$

Voilà un petit montage performant, simple à réaliser et peu onéreux. Pour commencer, qui sait... une petite sono.

G.G.

Condensateurs

C ₁ :	0,33 µF	C ₄ : 0,33 µF
	0,33 µF	Cs: 10 µF tantale
C3 :	$0.33 \mu F$	

R25 : 1kΩ

 $\begin{array}{l} R_{26}: 2,2k\Omega \\ R_{27}: 22k\Omega \end{array}$

R28: 22kΩ

 $R_{29}: 22k\Omega$

 $R_{30}: 22k\Omega$

R31 : 22kΩ

Semi conducteurs

D_1	: 1 N 914	IC2 : LM	358
D_2	: 1 N 914	IC3: LM	358
IC.	. TM 258		

R24: 100kΩ

Divers

R17: 47kΩ

Embases, jack stéréo, boîtier, vumêtre 200 à 300 μA , fils, piles, coupleurs de piles, inverseur, 2 circuits.



sans Sinclair le ZX-81, ou sous le nom Cependant, telles que l'on imprimante commercial A4. peuvent ainsi fonctionner en le succès des facturation est là Cependant, si le raisonnable eu on recule souvent représente l'inter-Il nous a semblé question, et de nettement plus moins confortable.

Pourquoi une imprimante « papier ordinaire »

initialement développée pour même le nouveau modèle connu d'ALPHACOM. les performances de l'ordinateur sont ressent impérativement le besoin d'une utilisant du papier ordinaire au format Le professionnel comme le particulier rentabiliser leur calculateur en le faisant

machine à écrire « haut de gamme » :
logiciels de traitement de texte et de
pour confirmer cette tendance.
prix de l'imprimante peut être jugé
égard à la complexité de sa mécanique,
devant le supplément fort lourd que
face indispensable!

souhaitable de faire le point sur cette proposer une solution de rechange économique, quoique légèrement

> Souvent classées dans les équipements à vocation professionnelle, les imprimantes « papier ordinaire » s'imposent de plus en plus à l'amateur, même si la concurrence des « tables traçantes » à quatre couleurs se fait de plus en plus vive. Une

raison majeure à ce phénomène, la considérable baisse de prix récemment apparue grâce à de nombreux modèles, en particulier avec la GP 100 A SEIKOSHA, rapidement devenue une sorte « d'étalon ».

Pour un utilisateur « noicissant » beaucoup de papier, l'économie peut se révéler plus que notable par rapport aux coûteux rouleaux de papier thermique ou aluminisé nécessaires au fonctionnement des imprimantes meilleur marché.

Enfin, il faut bien reconnaître que seul un feuillet 21 x 29,7 de bon papier peut décemment être utilisé pour l'impression d'une lettre ou de tout autre document « présentable ». N'oublions pas, par ailleurs, qu'une imprimante « papier ordinaire » bénéficie d'une technique professionnelle, et que sa longévité dépassera considérablement celle d'un matériel purement « amateur ».

Bref, la cause est entendue, c'est une imprimante « papier ordinaire » que choisit aujourd'hui l'amateur informaticien « sérieux », avec une exception pour les fanatiques du graphisme, qui préfèreront sans doute un « traçeur » couleur.

Micro-Informatique

Le problème de l'interface

Schématiquement, on peut classer les imprimantes « papier ordinaire » en deux grandes catégories : les « RS 232 » et les « Centronics ».

Les premières sont peu répandues sur le marché français de l'informatique individuelle, contrairement à ce que l'on peut constater Outre-Manche: Sinclair a choisi cette norme pour son « interface N° 1 » destinée au SPECTRUM (la même que celle utilisée pour raccorder les fameux MICRODRIVES).

Les imprimantes les plus courantes fonctionnent cependant selon la norme CENTRONICS, dont le pre-

— un BUSY (ou un ACK) utilisé par l'imprimante pour signaler à l'ordinateur qu'elle est prête ou non à recevoir l'octet suivant.


Ce « protocole minimum » suffit à garantir une bonne fiabilité des transferts de caractères, à condition que le logiciel d'impression s'y conforme strictement : il est bien évident que si l'ordinateur venait à ne pas tenir compte d'un BUSY, des caractères seraient transmis alors que l'imprimante ne pourrait les accepter, et donc perdus...

On découvre donc les deux rôles que devra remplir l'interface de connexion de l'imprimante à l'ordinateur.

— un rôle MATERIEL de raccordement de la prise de l'imprimante aux ble ne donne accès qu'aux bus de l'unité centrale et à quelques signaux annexes. Il faut donc prévoir un circuit d'interface capable de diriger des octets vers l'imprimante, tout en recevant des informations sur son état.

Il ne s'agit donc que d'une CARTE D'ENTRÉE-SORTIE, rien de plus, rien de moins.

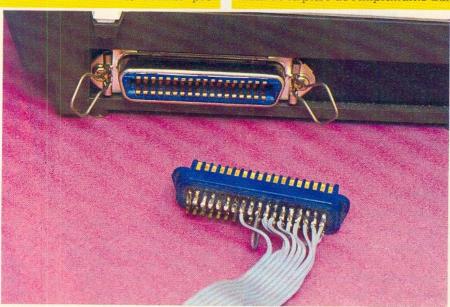Pourquoi doit-on alors payer environ 1 000 F alors qu'une carte à huit entrées et huit sorties n'en vaut que 500, voire moins ? La réponse est simple : il faut acheter également le logiciel!



mier effet bénéfique est d'imposer un connecteur bien particulier à 36 broches, facile à trouver, et un brochage à peu près invariable d'un constructeur à l'autre.

Le « protocole » régissant les échanges de signaux entre l'ordinateur et l'imprimante est lui aussi parfaitement défini, bien que diverses variantes soient prévues : il n'est en effet généralement pas nécessaire de « gérer » la totalité des signaux disponibles sur la prise.

On se contente le plus souvent d'une ligne de masse, de huit lignes de « données » véhiculant en parallèle les octets représentant les caractères à imprimer (et les codes de contrôle), et de deux lignes « de poignée de main » :


— un STROBE par lequel l'ordinateur informe l'imprimante que l'octet présent sur les lignes de données est valide. connecteurs disponibles sur l'ordinateur.

— un rôle LOGICIEL de gestion des échanges d'octets sur les voies de communication ainsi créées.

Aspect matériel

Sur certains ordinateurs (ORIC 1 et ATMOS notamment), il existe un connecteur spécialement destiné au branchement d'une imprimante compatible CENTRONICS. Le seul accessoire nécessaire est donc un cordon reliant entre elles les broches concernées. Un habile commerçant est néanmoins tout à fait capable de tirer au moins 300 F de deux fiches à 20 F réunies par un mètre de câble à 15 F...

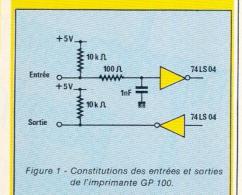Dans le cas général, cependant (et notamment dans le cas du SPEC-TRUM), le seul connecteur disponi-



Aspect logiciel

Lorsque l'on adapte une imprimante « papier ordinaire » sur un ordinateur Sinclair (SPECTRUM ou ZX-81), on se heurte à la notion de « SYSTEME SINCLAIR » :

Aux yeux de ses concepteurs, un ordinateur SINCLAIR doit fonctionner avec une imprimante SINCLAIR, toute tentative d'adaptation d'un matériel étranger à la marque (ou pire encore, non Britanique), confinant au sacrilège! Les instructions LPRINT, COPY et LLIST, si commodes, mettent donc à contribution des routines de la ROM exclusivement destinées à l'ALPHACOM ou au ZX-PRINTER.

Pour gérer une imprimante « compatible CENTRONICS », il faut donc de toutes nouvelles routines. Les interfaces disponibles sur le marché français sont des produits de « haut de gamme » : leur circuit comporte une ROM additionnelle, remplie de routines en langage machine, et des systèmes d'adressage leur permettant de venir MASQUER les parties de la ROM correspondantes.

Résultat, les instructions destinées à l'imprimante restent disponibles comme auparavant, il n'y a pas lieu

<u>Micro-Informatique</u>


de charger une cassette, bref l'adaptation est TRANSPARENTE à l'utilisateur.

Bien sûr, ce confort se paie, et on peut estimer à environ 500 F le prix de l'avantage consistant à ne pas devoir changer ses habitudes lorsque l'on passe de l'imprimante Sinclair à une machine « papier ordinaire ».

Les amateurs anglais, pour leur part, ont le choix entre la même solution (tarifée 55 £ chez KEMPSTON), et diverses réalisations disponibles à partir de 30 £ environ, et regroupant un circuit d'interface plus une cassette.

Les routines machine doivent alors être chargées séparément, ou MERGEes dans un programme utilisateur, puis appelées par des RAN-DOMIZE USR.

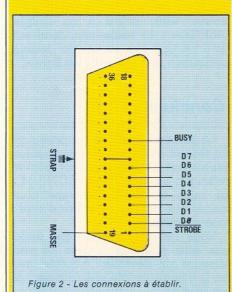Les différents concurrents se distinguent essentiellement par des performances inégales en ce qui concerne la reproduction des graphismes, opération particulièrement délicate. Cependant, le graphisme n'est pas l'application N° 1 d'une imprimante « papier ordinaire » !



Une solution économique

A ce niveau de sa lecture, tout amateur ne disposant que d'un budget limité devrait logiquement se poser la question suivante : pourquoi acheter un accessoire que l'on possède déjà ?

En effet, les cartes d'entrée-sortie sont des extensions fort répandues chez les possesseurs de SPECTRUM, surtout si l'on remarque que les cartes « 8ES » de ZX-81 fonctionnent à merveille sur la nouvelle machine!

Il est donc très tentant de chercher à utiliser une telle carte pour raccorder, par exemple, une GP 100 à un SPECTRUM! Le principal problème est que la carte ne dispose que de huit sorties alors qu'il semble en falloir neuf (huit lignes de données et le STROBE).

Pas si vite! Le code ASCII utilisé n'exploite que les octets Øà 127, et se contente donc de sept bits: on peut donc câbler la huitième entrée de donnée de l'imprimante (le bit de poids fort) à la masse, et... le tour est joué!

Sur les huit entrées disponibles, une seule suffira, pour accueillir la ligne BUSY. On choisira l'entrée de poids fort, ce qui laissera éventuellement la possibilité d'employer les sept entrées inutilisées à une autre tâche sans gros problème de différenciation.

Petit problème annexe, les sorties des cartes 8ES sont équipées de transistors en collecteur ouvert, saturés en présence d'un l logique. La figure 2 résume donc les connexions devant être établies sur le connecteur de la GP 100 (Amphenol 57-30360 ou équivalent).

Les lignes DØà D6 rejoindront les sept premières sorties de la carte d'interface (notées 0 à 6 ou 1 à 7 selon les exécutions), la dernière sortie (7 ou 8) devant recevoir la ligne STROBE.

Les broches 9 et 27 de la prise seront reliées par un petit strap, alors que la ligne BUSY rejoindra l'entrée de rang le plus élevé de la carte (7 ou 8).

la figure 3 montre que le choix est vaste quant à la broche qui sera utilisée pour relier la masse de la carte à celle de l'imprimante : nous avons choisi arbitrairement la 19. NE PAS choisir la broche 17 : il ne s'agit pas de la masse électrique, mais de la terre (le châssis mécanique).

Quelques logiciels

Une fois tous ces branchements effectués, nous ne sommes encore qu'à mi-chemin de la solution : sans


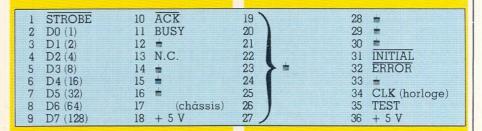


Figure 3 - Brochage complet

Qu'à cela ne tienne, les entrées de la GP 100 possèdent des résistances de rappel au + 5 V, et quoi de plus simple pour un ordinateur que de complémenter un octet ? logiciels d'accompagnement, le montage reste inutilisable car les instructions d'impression ne sont pas reconnues par la carte!

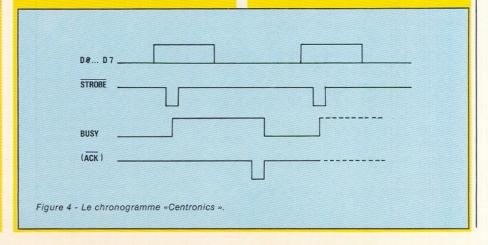La figure 4 montre qu'il est fort simple de gérer les signaux de « poignée de main », alors que pour



Micro Informatique

imprimer un caractère, il suffit de placer son code ASCII sur les lignes de données.

Il faut cependant savoir que les caractères entrés ne sont pas forcément imprimés immédiatement : ils sont stockés dans un « tampon » qui ne se « vide » sur le papier que dans deux cas :

— lorsqu'une ligne est pleine (80 caractères)

— lorsqu'un « retour chariot » est émis (code ASCII 13).

Ne confondons pas toutefois le « retour chariot » (qui ramènela tête d'impression à gauche) et l'« avance papier » (code ASCII 10), qui fait avancer la feuille d'une ligne. Pour obtenir un véritable « retour à la ligne », il faut émettre la séquence : CHR\$ 13 et CHR\$ 10.

Le petit programme de la figure 5 prend en charge l'impression d'une chaîne nommée a\$. Sa longueur n'est pas limitée, mais il est conseillé de ne pas dépasser 80 caractères, car l'imprimante effectuerait autrement une coupure arbitraire, avant de revenir à la ligne d'office.

On pourrait transformer ce court logiciel en sous-programme pouvant être appelé par GOSUB 10 en remplaçant la ligne 80 par un RETURN.

Notons bien que ce programme (comme d'ailleurs le suivant) a été écrit pour fonctionner avec une carte 8ES de ZX 81 ancien modèle, dont l'adresse d'accès est le port N° 127. Àvec toute autre carte (notamment les nouvelles 8ES utilisant le port 63), il faudrait bien sûr adapter les deux instructions OUT et l'instruction IN.

Cette routine suffit largement pour faire fonctionner toutes sortes de programmes de traitement de texte ou de facturation: il est facile de préparer à l'avance les chaînes à imprimer, quitte à y incorporer des espaces pour simuler l'action de PRINT AT ou de PRINT TAB.

Des manipulations plus complexes pourront même être envisagées au moyen de l'instruction TO.

Des sauts de ligne pourront facilement être obtenus en demandant l'impression de « chaînes vides ». Avec la figure 6, nous abordons la si importante fonction COPY, limitée cependant au mode texte : la recopie d'un écran haute résolution serait considérablement plus complexe, et nécessiterait presque obligatoirement le recours au langage machine.

Un simple GOTO 9900 suffit pour obtenir une fidèle copie de l'écran, ou même une liste de programme si un LIST a été lançé au préalable (liame 1).

Si le programme à lister est trop long pour tenir sur un seul écran, on pourra demander, en mode commande, des LIST partiels, répondre N (non) à la proposition de SCROLL, puis lancer manuellement un GOTO 9900.

Il faudra simplement veiller au bon raccordement des lignes, qui peuvent parfois se trouver coupées en bas de l'écran. Lors de la mise au point de programmes, ce petit logiciel ne prend guère de place dans les lignes de rang élevé, mais peut être appelé à loisir lorsqu'un listage est souhaité. S'il n'est pas présent en machine, on peut facilement l'y charger, même si un programme s'y trouve déjà, grâce à un simple MERGE»: la seule restriction est qu'il ne doit pas exister de double attribution des numéros de lignes.

Conclusion

La solution pratique proposée ici ne résoud évidemment pas tous les problèmes d'impression sur papier ordinaire à partir d'un SPECTRUM : sa mise en œuvre s'avère plus lourde que celle d'un boîtier d'interface spécifique.

Nous ne recommanderons donc pas cette méthode à ceux de nos lecteurs qui devraient acheter une carte d'entrée-sortie spécialement à cet effet.

Par contre, lorsque l'on possède déjà une telle carte, il serait dommage de na pas chercher à s'en servir au maximum : les possibilités offertes sont certes limitées, mais peuvent fort bien suffire à un grand nombre d'usages.

Et après tout, qui empêche nos lecteurs passionnés de graphisme d'écrire les routines machine nécessaires à la recopie sur papier de leurs plus beaux écrans... à travers une simple carte d'interface entréesortie?

Patrick GUEULLE

```
1 LET as="Impression SPECTRUM
OF 100 A"
10 LET as=as+CHR$ 13+CHR$ 10
20 FOR f=1 TO LEN a$
30 LET c=127-CODE as(f)
40 IF IN 127>127 THEN GO TO 40
50 OUT 127,c+128: OUT 127,0
60 PAUSE 1
70 NEXT f
80 REM Copyright 1984
```

Figure 5 - Reconstitution de la fonction LPRINT sur GP 100, au moyen d'une carte d'interface 8 entrées/8 sorties adressée sur le port N° 127.

```
1 LIST
9900 FOR l=0 TO 21
9905 LET as=""
9910 FOR k≕0 TO 31
9915 LET h=CODE SCREEN$ (1/k)
9920 LET as=as+CHRs h
9925 NEXT k
9930 LET as=as+CHRs 13+CHRs 10
9935 FOR f≈1 TO LEN as
9940 LET c=127-CODE as(f)
9945 IF IN 127>127 THEN GO TO 99
45
9950 OUT 127,c+128
9955 OUT 127,0
9960 PAUSE 1: NEXT f
9965 NEXT 1
9970 REM Copyright 1984
```

Figure 6 - Reconstitution de la fonction COPY, qui se transforme facilement en LLIST grâce à un simple LIST placé en tête, on exécute en mode commande si le programme dépasse la capacité de l'écran. On notera que l'instruction MERGE permet de charger cette routine seulement lorsque le besoin s'en fait sentir.



COMPRENDRE...

Dans les années à venir, l'électronique est appelée à jouer un rôle croissant dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui une encyclopédie vous y prépare : c'est le Livre Pratique de l'Electronique EUROTECHNIQUE. Seize volumes abondamment ilustrés traitant dans des chapitres clairs et précis de la théorie de l'électronique. Une œuvre considérable détaillée, accessible à tous, que vous pourrez consulter à tout moment.

FAIRE...

Pour saisir concrètement les phénomènes de l'électronique, cette encyclopédie est accompagnée de quinze coffrets de matériel contenant tous les composants permettant un application immédiate.

Vous réaliserez plus de cent expériences passionnantes et, grâce à des directives claires et très détaillées, vous passerez progressivement des expériences aux réalisations définitives.

SAVOIR...

Conçue par des ingénieurs, des professeurs et des techniciens hautement qualifiés pos-sédant de longues années d'expérience en électronique, cette encyclopédie fait appel à une méthode simple, originale et

Le Livre Pratique de l'Electronique est l'association d'une somme remarquable de connaissances techniques (5000 pages, 1500 illustrations contenues dans 16 volumes reliés pleine toile) et d'un ensemble de matériel vous permettant de réaliser des appareils de mesure et un ampli-tuner stéréo

09184



FAIRE POUR SAVOIR rue Fernand-Holweck, 21100 Dijon

Renvoyez-nous vite ce bon

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

à compléter et à renvoyer aujourd'hui à EUROTECHNIQUE rue Fernand-Holweck

Je désire recevoir gratuitement et sans engagement de ma part votre documentation sur le Livre Pratique de l'Electronique.

21100 Dijon Code Postal Localité

Penta 8

34. rue de Turin, 75008 Paris Tél. : 293.41.33 Métro : Liège, St-Lazare, Place Clichy

Penta 13

10, bd Arago, 75013 Paris -Tél. : 336.26.05. Mètro : Gobelins (service correspondance et mag

Penta 16

5, rue Maurice Bourdet. 75016 Paris (Pont de Grenelle). Tél. : 524,23.16. Télex 614 789. Métro Charles Michels. Bus 70/72. Arrêt : Maïson de l'ORTF.

SERVICE CORRESPONDANCE

Les commandes passées avant 16 heures sont expédiées le soir même.*

TELEPHONEZ AU 336.26.05

COMPOSANTS COMPOSANTS

COIM	FUU	WIS I &
LINEAIRES	NE 55616,80 NE 55837,70 NE 57052,80	CA 3086 13,50 CA 3146 29,50 CA 3161 29,80 CA 3162 63,80
78 P 05144,00 11 C 90189,00 UA 95 H 90 .99,40 78 H 12128,00	UPC 575 18,25 SABO600 49,00 TMS 1000 80.60	LA 330032,10
SO 41 P 19,20 SO 42 P 20.60	VAA 1003-3 150,00 TEA 102031,50 SAD 1024216,80	MC 3302 8,40 MC 3403 10,80 TMS3874 59,50 UAA4000 42,70 MC 4024 80,40 MC 4044 74,40 LA 4100 14,50
TL 0719,00 TL 07211,90 TL 07418,50	UPC103224,90 SAA105961,50 SAA1070 165,00	UAA400042,70 MC 402480,40 MC 404474,40
TL 08110,80 TL 08211,40 TL 08419,50 LD 114142,00	TMS112299,00 UPC118130,80 SAA125068,00 SAA1251132,00	LA 4100 14,50 LA 4102 13,00 XR 4136 23,50
LD 114 142,00 L 120 19,50 LD 120 130,50	SAA1251132,00 MC 131024,00 MC 1312 24.50	LA 4400 47,20 LA 4422 14,55 LA 4430 28,50
L 120 19,50 LD 120 130,50 LD 121 172,70 L 146 CB 10,10 UAA 170 25,60	SAA1251 .132,00 MC 1310 .24,50 MC 1312 .24,50 HA 1339A .38,20 MC 1350 .28,80 MC 1408 .38,40 MC 1456 .15,60 MC 1458 .5,50 MC 1458 .5,50 MC 1458 .02,80	MM 5314 99,00 NE 5532 50,40 TEA5620 63,00
IL 1/212,50	MC 145615,60 MC 14585,50	TEA5620 63,00 TEA5630 60,00 ICM 7038 48,00 TA7204P 20,40
L 200 13,20 CR 200 39,60 SFC 200 46,20 XR 210 69,50	MC 159060,80 MC 164872,00 MC 173322,20	TA7208P14,80 ICM 720972,00 ICM 7336340,00
LF 35110,80	TDA202026,90 XR 220669,60	TA 7222 20,00 ICM 7224 205,00 ICM 7555
LF 357 10,50 ZN 414 38.40		MD 8002 84,00
ZN 425 108,00 TL 497 26,40 SAB0529 47,25 NE 529 28,30 NE 544 28,60	XR 2201 75,00 XR 2211 75,00 XR 2240 44,50 SFC2812 24,00 CA 3018 19,90 MOK3020 19,50 CA 2060 2000	UA 936845,70 5151332,20 5151529,30 7647770,00
	OR 300028,00	104//10,00
TBA120S9,90 TBA120T9,60 TCA16025,30	TCA76020,80 TBA79018,20	TDA1035 28,60 TDA1037 19,00 TDA1042 32,40 TDA1046 38,50 TDA1054 15,50
TBA23112,00 TBA40018,00 TCA42023,50	TBA80012,00 TBA81012,00	TDA1151 10.80
TAA5507,50 TBA57014,40	TBA8208,50 TCA83010,80 TBA86028,80	TDA1200 36,40 TDA200215,60 TDA2003 .17,00 TDA2004 .45,00 TDA2020 .26,20
TAA61111,50 TAA62116,80 TAA66115,60 TCA65045,10	TAA86117,30 TCA9006,50 TBA92013,80	TDA254218,50
TCA66045,10 TBA72028,40	TCA94015,80 TBA95022,50 TDA100216,80	TDA330069,50 TDA356068,40
TCA73038,40 TCA74045,40	TDA101015,90 TDA103429,00	
78L05 9,50 78M05 8,20 78L12 9,50 78L15 9,50	338126,90	725 33,20 733 20,20 741 4,80 747 8,90
78L24 9,50 79L05 9.50	348	7485,60
79L15 9,50 79L24 9,50	358	761
204 61,40 301 6,20 304 10,80	382 26.50	2907 24,00 2917 22,30 2917 39,20 3009 9,50
305	386 18,00 387 17,90 389 28,50 391 13,90	30099,50 307522,30 3900 8.50
31025,50	565	3075
317T 15,50 317K 28,50 318 23,50 320 8,75	56624,40 56722,10 7097,40	7808
323	710	7824

COUPLEUR OPTO

MCA7 à réflexion 33,20 MCA81 à fourche 25,90 MC T2 simple 12,50 MC T6 double 21,00 AN 33 darlington 12,00 AN 36 simple 12,40 LED 3 mm R.V.J 1,50 Cilps plastique 0,25 5 mm R.V.J 1,60		Rct R. Clips p 6 leds Led bid Led cli Led in	Clips plastique 0.44 Rct R.V.J. 3,91 Clips plastique 1,01 6 leds en ligne 15,41 Led bicolore 7,61 Led clignotante 7,11 Led infra rouge 5,01 BPW 34 recept IR 22,51	
CMOS 4000 2,80 4001 3,60		5,20	4078 4081	5,10 4,30 7,20 4,80

CHIOC	4028 8,50	40755,10
CMOS	4029 10,50	4078 4,30
4000 2.80	40305,20	4081
40013,60	40359,90	40824,80
4002 3,30	4036 39,00	40853,00
4006 9,60	40409,50	409312,50
4007 2.40	4042 11,20	45039,25
40088,50	40447,20	4508 24,80
	4046 12.25	451013,20
4009 3,90		451111,40
40107,50	40477,80	451210,60
4011 3,80	40483,50	451310,90
40122,90	40495,40	451420,60
40137,20	405011,40	451520,50
4015	40517,60	4518 10,60 4520 9,60
40165,75	40528,50	45289,50
4017 10.50	405314,80	453620,00
40187.20	40609,50	453816,80
4019 4,20	4066	453914,50
40208,90	4068	4553 42,50
40234.40	4069 3.80	45555.50
4024 10,50	4070 2,50	4575 39,60
40254.25	40713.80	4584 16,60
4026 20,40	4072 2,90	4585 13,80
40276.10	4073 2.80	145-151187,00
402/	40102.00	140-101 107,00

CIRCUI	15 INI	EGRES	IIL
74 LS002,5			LS24212,50
74 LS016,5	50 74 LS95	6,50 74	LS24310,50
74 LS02 4,	10 74 LS96 25 74 LS100		LS24431,90 LS24530,50
74 LS033,4 74 LS043,4	40 74 LS100		LS245 30,50 LS251 10,28
74 LS057,1			LS257 13,50
74 LS0610,5			LS25812,00
74 LS07 19,8		10,80 74	LS259 19,50
74 LS086,5			LS2609,60
74 LS095.8	30 74 LS123		LS261 16,90
74 LS103,5	50 74 LS124	38,40 74	LS26610,20
74 LS117,0	00 74 LS125		LS273 17,50
74 LS126,	50 74 LS126	6,90 74	LS2838,50
74 LS137,2	20 74 LS128		LS29011,50
74 LS1414,4			LS2936,50
74 LS168,5			LS29512,50 LS32343,25
74 LS203.5		11,50 74	LS32429,80
74 LS214.3			LS37327.60
74 LS225.0			LS37427,60
74 LS235,0	00 74 LS147		LS3758.25
74 LS254,6		18.50 74	LS378 21.60
74 LS264,2		11,50 74	LS37921,60
74 LS277,5	0 74 LS151	10,75 74	LS38612,60
74 LS284,6	30 74 LS153		LS390 13,00
74 LS304,5	50 74 LS154	19,50 74	LS39320,80
74 LS329,7	75 74 LS155	51,90 74	LS39514,20
74 LS373,2	0 74 LS156		LS39822,70
74 LS386,5	0 74 LS157		LS541 22,50
74 LS404,0 74 LS427,3			LS64032,90 LS64532,40
74 LS43 7,8		12,00 74	LS67021,50
74 LS449,6			S 0411,20
74 LS4510,4			S 054,20
74 LS468.8		7.50 74	S 08 10,50
74 LS47 16,5	0 74 LS165	13,60 74	\$ 32 13,80
74 LS48 10,8		34,50 74	\$ 408,20
74 LS504,2	20 74 LS167		\$ 74 12,50
74 LS517,8	30 74 LS170		S 86 18,00
74 LS532,8			\$ 124 49,60
74 LS542,4 74 LS554,5			S 15723,80 S 15819,50
74 LS60 2,5			S 163 15,80
74 LS707,8			S 174 38,50
74 LS726,5			S 175 21.90
74 LS734,5			S 190 36,00
74 LS749.5			\$ 195 39,00
74 LS758,2	5 74 LS190	8,90 74	C 005,25
74 LS768,6	0 74 LS191		H 749,60
74 LS8013,5	0 74 LS192	10,50 58	174 218,00
74 LS8114,8		15,60 75	138 30,25
74 LS837,3	0 74 LS194	10,50 75	14013,80
74 LS859,5	50 74 LS195 10 74 LS196		1834,50
74 LS89 41,2			451 11,50
74 LS908.7	0 74 LS190		492 8,15
74 LS916,4			
74 LS926,4			
74 LS939,9			
	STATE STATE OF THE PARTY OF		

MICROPROCESSEURS

MICHUE	HUULUGE	Uno
N 8T 26 19.40	MM 2764 208,50	MI 8080 60.90
N 8T 28 19.40	MC 3242 157.20	MI 8085 91.80
N 8T 95 13.20	MC 3423 15.00	COM8126 140.00
N 8T 97 13.20	MC 3242157,50 MC 342315,00 MC 345925,20 MC 3470114,00 MC 3480 . 120,40	INS8154 176.00
N 8T 98 19 20	MC 3470 114.00	INS8155 117.60
74 S28755,30	MC 3480 120,40	81 LS9523,80
EF 9340 170,00		
FF 9341 105 00	MM 4104 56 50	81 1597 17 60
FF 9364 130.00	MM 4116 24,70 MM 4118 116,50 MM 416473,50	MI 8205 101.00
EF 9365 495.00	MM 4118 116.50	MI 8212 26.25
EF 9366 495.00	MM 4164 73.50	MI 8214 55.20
UPD 765 299,20	MM 4416 195.00	MI 8216 23.80
ADC080463,50	MM 4516 98.40	MI 821623,80 MI 822434,65
ADC0808 156,00	MM 510548,00	MI 822848,25
AY 1013 69,00		
AY 1015 93,60		INS8250 158,40
AY 1350114.00		MI 8251 234,00
MC 137254.70		
WD 1691 220,00	MC 6532A .130.00	
FD 1771 225.00		MI 8257 106,05
FD 1791 354.00	MC 680058,00	MI 8259 106,85
FD 1793398,00	MC 6801 175.20	MI 8279 185,50
FD 1795 398,00	MC 680265,00	DP 830445,60
BR 1941 198,00	MC 6809119.40	
MM 210224,00	MC 68B09 .174.80	AY 8910 144,00
MM 211160,00	MC 681024.00	AY 8912 97,50
MM 211232,40	MC 682126.40	FD 9216 231,90
MM 211446,80	MC 684090,00	MC14411 135,90
WD 2143 151,80	MC 6844 184,60	MC14412178,00
AY 2513127,00	MC 6845 138,50	Z80 CPU72,00
LS 251856,50	MC 6850 26,50	Z80 PIO58,00
MM 253297,00		Z80 CTC 58,00
LS 2538 49,80	MC 6875 128,90	Z80 DMA 190,00
MM 270887,60	MI 7611/6331 48,00	Z80 CIO160,00
MM 2716 46,80	AM 7910596,00	
MM 2732 102,00	SCMP 600 .172,00	

4	TUBES	GY 80217,00 PCF 80214,00
7770	PCF 8011,00	ECL 805 20,00
		PCL 80519.00
700	ECL 8613,00	THT 05/310579.50
WW.	EY 88	THT 08/209898.25
380	PY 8811,00	
THE		THT 31/311875,50
- A	EL 504 20,00	
- 18	PL 504 24,00	Tripleurs. WO88,60
100	EL 51970,00	TWR 52 88,60
814	DY 802 16.50	Diode TV185 12.00

DECICTANCES

RESISTANCES
Résistances 1% : couche métallique 1/2 W substrat verre.
De 10 Ω à 1 MΩ
Résistance bobinées : 5 W sur céramique.
De 0,1 \(\Omega \arr a \tau \text{ K} \Omega
Résistances 5% 1/4 W carbone de 2.20 à 10 MΩ.
0.20 à l'unité et 0.12 par sachet de 100

PONTS DE DIODE

	Pont 1A 200V/M Pont 4A 200V/K Pont 5A 100V/B Pont 6A 200V/P Pont 10A 200V/P	\$005 4,80 BL 02 6,50 250C 5000 11,00 W 02 14,00 KBPC 1002 18,00 KBPC 2502 27,80
	V 1,40	BA 224-300 300V 100M 4,30 BY 227 1A75 1350V 2,70
35P4 45V 75M	42,10	BY 251 3A 600V3,10
		1N 649 600V 0.4A 2,90 1N 823 Référence 9,60
0A 95 115V 50F		MSS 10002,90
	C 15 PF .4,20 CAP4,30	MZ 2361 Référence6,50 1N 35955,80
EMS 181-300 3	00V 4A6,95	1N 4007 diode 1000 V 1A 1,20
	0,90 200V8,90	1N 4148 com 0,40

QUAR	TZ	6 MHZ45,00 8 MHZ42.20
	32.768k39,00	9 MHZ45,00
	1 MHZ50,00	10 MHZ47,50
	1.008 MHZ (Vidéo)45,00	12.240 MHZ 425,00
-	1.8432 MHZ	12.6 MHZ 42,00
1	(Gene Baud) 45,00	14 MHZ45,00
	2.4576 MHZ45,00	14.25045 MHZ
	3.276845,00	(APPLE II+)47,00
A 2000000000000000000000000000000000000	3.686457.40	14.31818 47,00
Amenda	4 MHZ42,20	15.75 MHZ42,00
1 1	4.19 MHZ 41,00	16 MHZ45,00
	5.068849,00	18 MHZ47,00

AFFICHEURS



	AC	CC	Pol	-
8 mm	14,00	16,00	16,00	Rouge
11mm	23,20	23,20		Rouge
13 mm	14,20	14,20	16,00	Rouge
20 mm	26,50	37,20	26,50	Orange

TRANCEORMATEURS

INANSFU	HIVIAIEUNS	
Disponible en 2 x 9	V · 2 × 12 V · 2 × 15 V · 2 × 24 V	
3 VA36,35	40 VA97,10	
5 VA36,35	60 VA 104,00	
12 VA 46,30	100 VA135,20	
25 VA 67,00		*

LA CONNECTIQUE CHEZ PENTASONIC

Connecteur type DB Connecteur Berg è sertir



CANON A SOUDER	CONNEC BERG A SERTIR
DB9 male	2*5 male52,50
DB9 femelle 19.50	2*5 femelle17,25
Capot19,20	2°5 embase
DB15 male	2*8 femelle24,20
DB15 femelle	2*8 embase 18,50
Capot19,50	2°10 male58.60
DB25 male	2*10 femelle 28.60
DB25 femelle 39,80	2*10 embase 20,50
Capot17,90	2°13 male64,20
DB37 male	2°13 femelle32,00
DB37 femelle 59,00	2°13 embase23,20
Capot	2°17 male73,10
DB50 male54,00	2°17 femelle46,20
DB50 femelle67.00	2*17 embase29,50
Capot27,40	2°20 male85,60
CANON A SERTIR	2°20 femelle49.50
DB15 male	2°20 embase33,70
DB15 femelle48,90	2°25 male106,90
DB25 male49,50	2°25 femelle54,10
DB25 femelle55,60	2*25 embase41,10

Connecteur DIL



And the second second second second	
CONNECTEUR DIL 14 broches 12,00 16 broches 18,00 24 broches 23,70 40 broches 23,70 CONNECTEUR DIN 5 broches femelle 3,20 5 broches femelle 3,20 6 broches femelle 2,80 6 broches femelle 2,80 6 broches femelle 2,80 6 broches femelle 2,80	CONNECTEUR JACK 25 male mono
7 broches male	6.35 embase mono 6,8

Connecteur AMP

	26	4b	6b	
Male	1.95	2.20	2.40	
Femelle	1.95	2.20	2.25	
Embase	4.80	6.75	8.40	
- The same of the	20.0			1000

ATTENTION En raison des difficultés d'appr être donnés qu'à titre indicatif

POTENTIOMETRES



Rotatif simple	3,80
Rotatif double	9,60
Rectiligne simple	
Rectiligne double	19,50
Ajustable Pas de 2.54	1,30
	1,50
Multitours	
10 Tours FACE AVANT	

CONDENSATEURS CHIMIOHES

CHIIIVIIG	OLO	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
16 V	470 MF 3,50	100 MF3.30
150 MF1,8	0 1000 MF 6,70	220 MF 4.25
320 MF2,0	0 2200 MF9,90	470 MF7.50
470 MF2,5	0 4700 MF 19,20	1000 MF 9.20
10.000 MF 47,0	0 63 V	2200 MF 17.70
22000 MF90,0	0 63 V 0 1 MF1,35	4700 MF 28.70
25 V	2.2 MF1,45	10000 MF 108.20
4.4 MF1,4	5 4.7 MF1,60	22.000 MF89,80
10 MF1,5	0 10 MF1,70	33.000 MF 248.00
	0 15 MF2,00	
47 MF1,7	0 22 MF1,80	220 + 100 + 47 +
	0 47 MF2,70	
220 MF 2.2	0 68 MF3,20	

CHIMIQUES RADIAUX 35 V

I WOLO INIDI	, 10,1 00 1
1 MF	47 MF
2.2 MF1.10	100 MF1,90
4.7 MF1.10	220 MF2,00
10 MF1.20	470 MF3,20
22 MF	1000 MF5,80

ACCESSOIRES



PERCEUSES Perceuse 42W 12V 18000 Trs/mn. Ø de perçage max 3,2 mm .61,70 F Mandrin par pince. Support avec butée basse ..74,80 F

Perceuse 80W 12V 18000 Trs/mn. Ø de perçage 32 ... 215,60 F Mandrin à serrage linéaire. Support lout acier avec butée basse .



	To320,8	O F
	2 × To3	
	Triac PM	
	Triac GM (1)	0 F
	To5 (2)	
	Tulipe (3) To38,	
	Cl (4)	
	To66	
14	To18	
	Kit d'isolation To3	0 F
	(avec vis, canon, mica)	
3		M F







Capsule micro a condensateur. Sortie Br. a fra-vers une résistance de Hokhmis, BP 30-20000 H.c. Se 0,6mV. Signal/bruit 40 dB. 17.50 F Capsule céramique à ultra son. 40 Khz. + 1— 1K. Pression 105 Phon 31,00 F Ecouteur simple, basse impédance, dyna-mique. 3,20 F

Ecouteur simpre, son mique. 9,20 F Petit micro à cristal très compétitif. Sensibilité 1,8 mV 200-8000 Hz 13,90 F Enceinte miniature 3 voies, métal, haute fidélité. Equipée du support montage. Puissance 50 Watts 356 F (la paire) Ventilateur à débit avial pour alim, ampli, etc. 20 V Faible bruit. 198 F

tant aux intempéries bonne reproduction de la parole. De 400 a 8000 Hz. Puissance 25 W85 F







NTA MESURE -

AMIS DU BOUT DU MONDE! CENSURÉ

899 F

ø

AUX - PEN

DEDANS 1 OX 710

Soit 1022 F dans votre tirelire

Soit 291 F dans votre tirelire

Soit 638 F dans votre tirelire

Soit 757 F dans votre tirelire

type Weller

Soit 1716 F dans votre tirelire

《沙·华·安·安·华·安·安·华·华·安·李·安·安·安·安·安·

NOUVEAUX MULTIMETRES CHEZ PENTA

DEDANS 1 HAMEG 605

DEDANS 1 HAMEG 203

DEDANS 1 HAMEG 204

PROMOTIONS

DEDANS 1 HAMEG 1032395 F

1HM 101

ype Weller multimètre KD 615

2 sondes

1 station de soudage

1 multimètre KD 615 638 F

1 sonde

3190 F

4212 F

2686 F

3650 F

6380 F 4288 F

5270 F

.99 F

6007 F

694 F

638 F

384 F

8464 F

.....6748 F

è

春春







365 F 376 F 300 f. Triable et homogène la gamme CENTRAD après quelques remanie-ments est de nouveau disponible. Tout en conservant l'esprit qui a fait le succès de la marque, cette nouvelle gamme place CENTRAD parmi les plus compétitifs des constructeurs.

FLUKE

347 F









Numéro 1 mondial du multimètre numérique a créé une série de pres-tige. Prestige surtout au niveau de la technicité et de l'originalité, L'aficheur de la série 7 est un véritable tableau de bord avec une indication automatique de l'échelle (numérique et analogique), de l'état des batteries et de la gamme de mesure en service. Le 77 dispose même d'une mémoire d'affichage. Du matériel professionnel évidemment!



WEIRIX	
MX 502	889 F
MX 522	
MX 562	
MX563	
MX 575	

Du plus gros au plus petit l'esprit METRIX est présent dans cette gamme : fiabilité, solidité mécanique et précision



TRANSISTORS TESTEURS «BK» 1639 F

3400 F

EK 5.00B ... 3400 F.
Bésarvé à un usage professionnel du fait de leur prix, ces deux appareils vous feront gagner du temps et forcement de l'argent. L'atout
n° 1 de ces testeurs réside dans la possibilité de tester les transistors idéfinition du gain, polanté, bon ou mauvais) sans dessoudage.



CAPACIMETRES BK

2313 F BK 820B ... BK 830B 3370 F

Du même fabricant ces 2 capacimètres représentent le «NEC PLUS ULTRA» de ce type de matériel. Le BK 830 a l'avantage de commu automatiquement les gammes de mesure.

GENERATEURS DE FONCTIONS BK

.5900 F BK 3010B



3200 F lls remplacent de plus en plus les générateurs classiques (en dépit de leur prix plus élevé). Ces synthétiseurs de fréquence fournissent des signaux carrés, triangulaires ou sinusoïdaux avec possibil d'ajouter une tension d'offset: c'est ce champs d'application qui en fait leur succès.



BECKMAN

T 100 B.....779 F T 110 B.....935 F

BECKMAN fait parti des grands de la mesure et propose une gamme homogène et moderne. La série B reprend les caractéristiques des 7100 et 7110 avec une esthétique et une ergonomie plus au goût du

DM 6016



MULTIMETRE CAPACIMETRE TRANSISTORMETRE LE PLURI...

MULTIMETRE

La mesure «made-in Japan» n'a pas fini de nous étonner. Il y a quelques années, les capacimètres, transistor mètres et les multimètres étaient rares et chers. Aujourd'hui le DM 6016 vous permet l'utilisation de ces trois fonc-tions pour moins de 800 F. Etonnant ! non !

Etonnant ! non !

VDC 200mV à 1000V réso 100_{II}.

VAC 200mV à 750V réso 100_{II}.

VAC 200mV à 200V réso 0.10_{II}.

ADC 2 mA à 10A réso 1_{II}A

AAC 2mA à 10A réso 1_{II}A

Capa 2 nF à 20_{II}F réso 1 pF

Précision 2%

760 F TTC Tracistor. Mesure les HFE de 0 à 1000 NPN ou PNP.

Fabriqués dans les pays de l'est, ces controleurs sont quasiment indestructibles. Le multimètre 6013 est de la même veine. MONACOR

0

AG 1000 Générateur BF Idéal pour le travail du Hobbiste ou de l'ateller de maintenance, ce géné-rateur bien que d'une esthétique assez classique, présente l'avantage

d'une bonne excursion des tensions.
Plage de fréquence : 10 Hz = 1 MHz, 5 calibres
Précision : 43% + 2 Hz
Taux de distorsion : 400 Hz = 20 KHz 0,3%
50 Hz = 200 KHz 0,8%
10 Hz = 1 MHz 1,5%
Tension de sortie : min. 5 V et sinus
min. 17 V cc carré
Impédance de sortie : 600 Ohms
Prix :

ISKRA 6013

1580 F

All Discontinuous de la Company de la Compan

Prix: 1453 F



POLY



Enfin un constructeur français efficace et

CDA 102. Un brevet CDA est à la base de cet appareil : la suspension à cadre tendu. Le pivot n'est pas maintenu par des pointes mais accroché sur un cable en nylon. Résul-tat : vitesse de déplacement très rapide de l'aiguille et surtout excellente fiabilité 385 F mécanique.

CDA 771. Appareil de table extrémement sophistiqué au niveau des

les de mesure.

gammes de mesure.

CDA 770. Appareil de table d'utilisation simple, disposant co le 771 d'un galvanomètre d'une dimension impressionnante. Der-nier atout : un disjoncteur l Distraits, cela vous concerne... POLY Universei réellement universei, c'est l'appareil type de l'ama-teur électronicien.

PERIFELEC







338 F

367 F

332 F La gamme la plus complète des appareils à alguille. Le P20 complet et robuste, le P40 avec ses 40 kΩ/V., le Microtest 80 de la taille d'un paquet de gitane (dixit Pub) et enfin

le 680 R qui propose un nombre de

497 F

THERMOMETER



866 F TTC

KD615 «MILITAIRE» · Testeur de transistor avec indication du gain. Polarité automatique. Impédance d'entrée : 10 MΩ Zéro automatique. Protection d'entrée 500 V. Affichage cristaux liquides. Volts continus 0.8% 200 mV à 1000 V Volts alternatifs de 40 à 500 Hz 1,2% 200 à 750 V. Courants continus. 1,2% de 200 μ A à 10 A Résistances 1% de 200 Ω à 20 M Ω .

DM 6015 MULTIMETRE avec

Lisez les caractéristiques de ce multimètre et demandez-vous si

L'ENSEMBLE 3190

L'ENSEMBLE

2395

LENSENBLE

3650

L'ENSEMBLE 5270

L'ENSEMBLE 6748

638 Fest un prix bien raisonnable.



- 000

PINCE AMPEREMETRIQUE 1046 F

Il est évident que peu de techniciens ont besoin de mesurer des courants de 400 A. Cet appareil a une vocation industrielle et sa conception mécanique est faite en conséquen-

DC volts 0.5 u 0.8% de 200 mV à 1000 V

AC volts 1% 200 V à 750 V Résistances 1% 200 Ω à 2 MΩ. AC courant 1% de 20 A à 500 A. Protection jusqu'à 1000 A. Possibilité de mémoriser une valeur (Deak hold).

KD 508

- 88

358 F TTC

Un multimètre grand comme un paquet de cigarette. (II y a quelques années, un fabricant français annonçait un contrôleur grand comme un paquet de Gitane, celui-ci est grand comme un paquet d'américaines (origine oblige). Sa taille le rend bien adapté pour tous les techniciens qui travaillent sur sites. DC volts 0,8% de 2 à 1000 V.

AC Volts 1.2% de 200 à 500 V DC Ampère 1,2% de 2 à 200 mA. Résistances 1% de 2 KO à 2 Mohm.




STATION DE SOUDAGE

Station de soudage basse tension thermostatique. Cet ensemble vous permet un isolement secteur parfait et garantie des soudures de qualité grâce au thermostat qui assure une température constante de la panne



Des bruits non cryptés

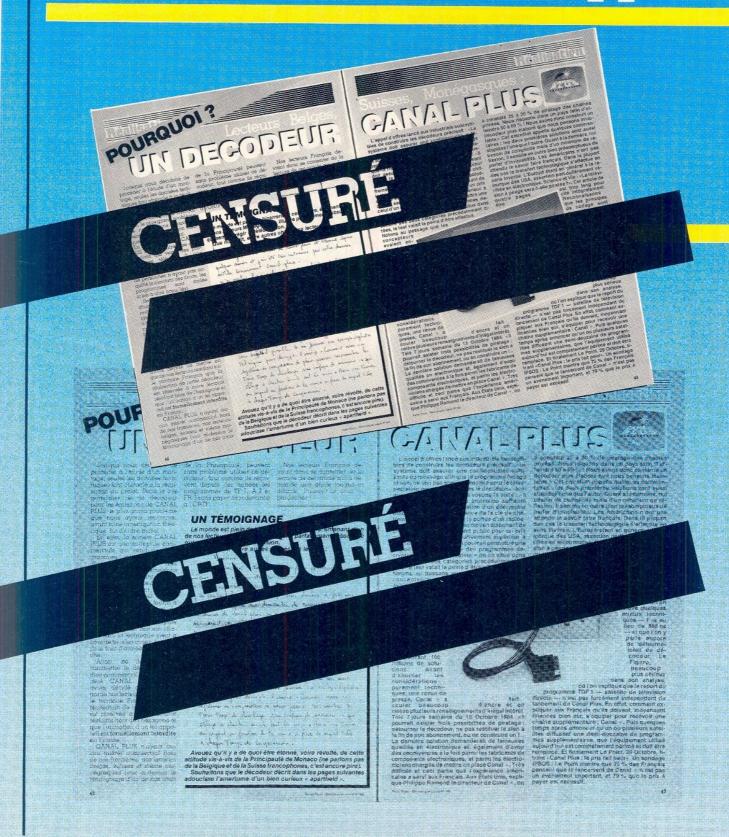

courent sur les ondes...

Radio Plans parle à ses lecteurs :

A l'heure où nous vous écrivons ces lignes, nous ne pouvons pas préjuger du résultat de l'Arrêt qui sera rendu par la Cour d'Appel et sommes obligés de procéder à une autre édition, sinon Chers Lecteurs, vous ne trouveriez pas votre revue en kiosque début décembre.

Cette édition expurgée de l'article qui a fait couler beaucoup d'encre... et de salive ne vous conviendra certainement pas, nous en sommes conscients.

Sans revenir sur les différents points de cette « affaire », notons tout de même qu'il est plus facile de saisir RADIO PLANS qu'un quotidien.

Nous croyions sincèrement pouvoir faire bénéficier nos lecteurs d'une information technique, comme il se doit dans une revue comme la nôtre.

De plus, nous pensions de la sorte participer à notre modeste niveau à l'esprit de la « Filière Electronique Française », d'une part en stimulant la diffusion des composants électroniques (pour la plupart français en l'occurrence), d'autre part en incitant nos lecteurs à faire de l'électronique.

Nous profitons de cette petite mise au point pour signaler :

- que le décodeur RADIO PLANS est une réalisation originale;
- que nous n'avons jamais vu les schémas de celui de Canal Plus, ni ouvert le décodeur d'un abonné;
- qu'avec le schéma qui était proposé, il n'est pas nécessaire de disposer du code ni de rechercher la clé de chiffrement puisque nous faisons une analyse ligne par ligne.

Enfin notre but n'est pas de polémiquer, d'autres s'en chargeront; nous avons fait notre travail de journalistes techniques.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et essaierons de continuer à la mériter à l'avenir.

La Réd	CARLOR

098



L'ELECTROLAB

L'ELECTROLAB est un pupitre d'expérimentation électronique de conception inédite, exclusivement réservé aux étudiants d'EDUCATEL.

Associé aux cours techniques de chaque spécialité, il constitue l'un des matériels les plus efficaces pour un apprentissage concret et personnel de l'électronique.

Il se compose:

- d'un pupitre contenant les appareils nécessaires à vos travaux pratiques;
- d'un dossier technique très complet (plus de 300 pages d'expériences);
- d'un contrôleur universel;
- de tous les composants nécessaires.

Avec l'ELECTROLAB, vous avez « tout sous la main » pour expérimenter de façon permanente les connaissances acquises dans vos cours.

C'est pour vous la garantie d'une formation efficace, dans un secteur où la pratique joue un rôle essentiel.

L'ELECTROLAB figure dans toutes nos formations en électronique.

Vous trouverez dans notre documentation le détail des programmes de chaque étude, les conditions pour y accéder, les débouchés offerts, etc.

Des expériences passionnantes

■ Construction d'une pile électrochimique ■ Expérience sur l'induction magnétique à l'aide des bobinages ■ Construction et étude des filtres (passe-haut, passe-bas, passe-bande) ■ Relevé des caractéristiques des diodes et transistors ■ Relevé des caractéristiques d'un amplificateur ■ Construction de différents types de redresseurs ■ Construction et étude d'une alimentation stabilisée ■ Générateur de courant ■ Multiplieur de tension ■ Construction d'un feu clignotant ■ Alarme anti-vol ■ Alarme incendie ■ Trigger de Schmitt ■ Cellule photo-électrique ■ Temporisateur ■ Protection électronique contre les surtensions ; etc.



- 3 ALIMENTATIONS régulées par circuits intégrés: 5 volts
 1 A; 0 à 20 volts réglable 2 A; 15 V,0, + 15 V 150 mA.
- UN GENERATEUR de fonctions délivrant trois formes de signaux : carré, sinus, triangle.
- Fréquence réglable de 1 Hz à 100 KHz en 5 gammes.
- UN CIRCUIT DE CABLAGE RAPIDE de 630 contacts, acceptant tous les modèles de circuits intégrés.
- 6 INDICATEURS D'ETATS LOGIQUES A LED, UN CONTROLEUR UNIVERSEL: 20.000 Ω/V, 33 gammes de mesure.
 UN PUPITRE et tous les composants nécessaires aux expériences.

Ce matériel est exclusivement réservé aux étudiants Educatel en électronique, Radio - T.V. Il est compris dans les formations sans supplément de prix.

Si vous êtes salarié, votre étude peut être prise en charge par votre employeur (loi du 16.7.1971 sur la formation continue).

EDUCATEL - 1083, route de Neufchâtel 3000 X - 76025 ROUEN Cédex



G.I.E. Unieco Formation
Groupement d'écoles spécialisées.
Etablissement privé d'enseignement
par correspondance soumis au contrôle
pédagogique de l'Etat.

BON pour recevoir GRATUITEMENT

et sans aucun engagement une documentation sur les 15 formations en Electronique et en Radio - T.V.- Hi-Fi

☐ Monteur câbleur en électronique ☐ Electronicien ☐ Installateur dépanneur en électroménager ☐ Technicien électronicien ☐ C.A.P. ou B.P. électronicien ☐ B.T.S. électronicien ☐ Technicien en micro-électronique ☐ Technicien en microprocesseurs ☐ Technicien en automatismes ☐ Spécialisation en automatismes ☐ Monteur dépanneur Radio - T.V. - Hi-Fi ☐ Monteur dépanneur vidéo ☐ Technicien Radio - T.V. - Hi-Fi ☐ Technicien en sonorisation.

Niveau d'études

M.	Mme	Mlle	

NOM PRENOM

Age

ADRESSE: N° RUE CODE POSTAL L. L. L. L. LOCALITE

(Facultatifs)


Tél.

Précisez le métier qui vous intéresse :

EDUCATEL G.I.E. Unieco Formation,

3000 X - 76025 ROUEN CEDEX
Pour Canada, Suisse, Belgique: 49, rue des Augustins, 4000 Liège
Pour TOM-DOM et Afrique: documentation spéciale par avion.

OU (1) 208.50.02

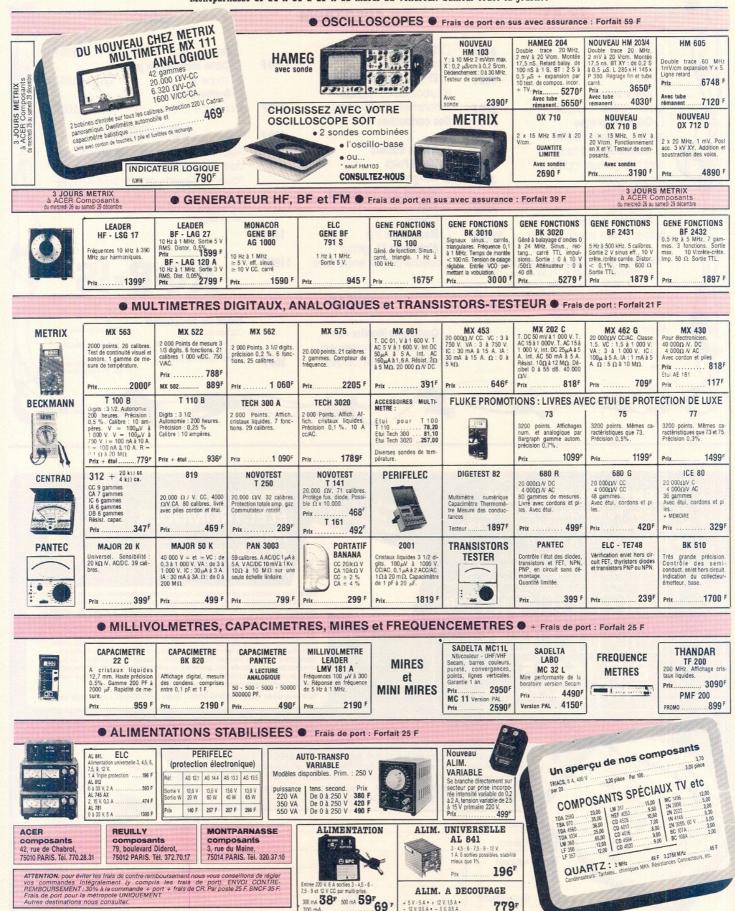

7.5 - 9 et 12 V CC par multi-prise. 300 ma 38°F 500 ma 59°F 69°

Ces prix sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon nos approvisionnements

CREDIT SUR DEMANDE • CCP ACER 658.42 PARIS • TELEX : OCER 643 608

+ 5 V · 5 A • + 12 V. 1,5 A • - 12 V. 0,5 A • - 5 V. 0.5 A






TEK 2200 OSCILLOSCOPES PORTABLES POLYVALENTS

LA RÉFÉRENCE PERFORMANCES/PRIX

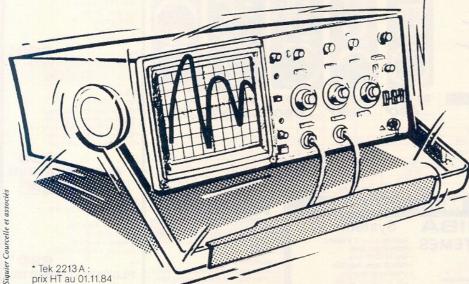Performances Tektronix. 12 900 F*, vous avez tout. Gratuitement, vous savez tout.



Joignez-vous aux milliers d'utilisateurs enchantés des TEK 2200. Issus d'une technologie radicalement nouvelle, ils offrent la fiabilité et les performances Tektronix à des prix étonnamment bas. Profitez de conditions uniques (garantie 3 ans, essai gratuit une semaine) et, surtout, n'hésitez pas à appeler pour tout savoir, c'est gratuit.

APPEL GRATULT	6.05.00.22.00	
M	A-24-MIN	
Fonction	The state of the s	
Société	o deservice	
Adresse		
Tél	Poste	
est intéressé par les T	EK 2200.	

Tektronix

Tektronix SPV - ICD ZAC de Courtabœuf. Avenue du Canada BP 13 - 91941 LES ULIS Cedex Tél. (6) 907.78.27 - Télex 690 332







237, rue Lafayette, 75010 Paris.



NAMIC SPEAKER

TUNER TU760



Tuner PO-GO-FM. FM stéréo 4 préréglages en FM. Commutateur mono/stéréo. Distorsion THD 0,2% Voyant d'accord de station. AFC Muting Dim.: 440 × 90 × 260

PROMO

PLATINE K7CD770

399	XX.																w.	and the		
-									234					100					888	
35										Real	666	900			SALES!	SAME	and to	100		
4		822																		
5		200	200															1		
46							-			-	-	-	1	-		-	-	100	The second	
-90										0.35	200	5.3	(35)	200	300	0000	20.000	-		
	200	6000	K torion	Done	0000	and a	No.	6000	1000											

Cassette 3 moteurs. Tiroir escamotable ouches électroniques sensitives. Dolby Chrome, Métal. Cobalt. Low-noise. Dim. 140 × 90 × 260.

PROMO

990F

DS-712 REFERENCE DS-705 DS-706 DS-707 La paire 690F La paire 890F La paire 1290F La paire 1750F La paire 490F PRIX

Medium 100 100 2 × 65 Puissance ef

DYNAMIC

SPEAKER

Publicité comparative interdite.

quel dommage !...

TOUTE LA

GAMME

TUNER STJX-35L

- 0 . Tuner extra-plat. Synthé à verrouillage à quartz
- PO. GO. FM stéréo. Affichage par cristaux liquides des fréquences, gammes, accords, N° mémoires. · Recherche fréquences par touches microsensibles
- montée et descente





PLATINE K7 TCFX35

 Dolby NRB/C • Touches logiques à effleurement • Sélecteur de bande • Recherche avant/arrière • Touche gistrement • Lectu en fin de bande

PROMO



BST-WAX50



Alimentation par 2 395 F

DEMAGNETISEUR



Pour têtes de magnéto.: 50 F + port 15 F

SHARP



PLATINE K7 RT 100H

HiFi-Stéréo-Dolby Chargement frontal

UNIQUE

790 F

LES MINI-CHAINES

TOSHIBA

LES SYSTEMES



Système 12

Amplificateur 2 × 30 W RMS/8 Ω

Préamplificateur stéréo Tuner PO-GO-FM stéréo

· Platine K7 stéréo. Dolby-Métal

L'ENSEMBLE 2490 F système 15

2790 F



HOMSON

RKS 08 PORTABLE

- Ampli 2 x 30 W
- · Egalise 2 x 5 fréquences
- de bande MSI

 Mixage micro
- · LED
- · Alim pile/secteur

PROMO

2890

TUNERS

GRANDE MARQUE



MF stéréo, PO, GO. Préselection de 7 stations en MF. Niveau de réception et accord visuali-sés par 5 diodes électroluminescentes (LED). Sensibilité 1 µV pour S/B : 26 dB. Dim. : L 350 × H 58 × P 240 mr

730F

AMPLIFICATEUR PA 3535

2 x 35 watts, Classe A1, Indications des niveaux de sortie par diodes. Deux prises magnétophones permettant la copie de l'un sur l'autre. Raccordement possible de 2 paires d'enceintes. Distorsion harmonique totale

(DHT): 0,009%. Bande passante: 10 Hz à 40 Dim - 1 350 x H-58 x P 240 mm

690 F

K7 VIDEO VHS PAR 10 pièces VHS 240 .98 F



TUNER: PO. GO. FM stéréo Sensibilité: FM mono: 86 dB ≤ 14 V FM stéréo: 26 dB ≤ 54 V Rapport S/B: FM mono 60 db. Sénsration stéréo: 26 dB Rapport S/B: FM mono 60 db. Séparation stéréo: 26 dB Dim.: 420 × 140 × 290 mm.

390 F

SEOUM




TU 220

Tuner, Sensibilité 1,6 µV (FM) Dim.: 311 × 430 × 182 mm.

· PO-GO-FM stéréo 450 F

RADIOL

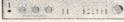

RT 433

· Amplificateur 2 x 28 W

.

0

Correction physiologique commutable. 2 Vu-mètres LED. Filtres passe-haut et passe-bas commutables. 4 sorties enceintes commutables 2 à 2, 4 entrées dont monitor-dubling par entrée AUX. Prise casque en 540

PROMOTION

PRESENTATION SIMILAIRE RT 453 2 × 38 W

AMPLI

D. Y



- Ampli «Classe A», 2 × 64 W/8 Ω
- Courbe de réponse : 10 Hz à 30 kHz
 Rapport S/B : 88 dB Distorsion : 0,005%
- 5 entrées : phono Aux. Tuner 2 magnétophones
 Sorties : 4 enceintes.





CELLULES SHURE SP 255 SPECIALE SONO

PRIX DE LANCEMENT 249F **FXCEL**

ES70E

199F

TOUS NOS MATERIELS SONT VENDUS RIGOUREUSEMENT NEUFS AVEC GARANTIE ET EN EMBALLAGE D'ORIGINE

OSHIBA

TUNER

Tuner PO-GO-FM stéréo.
 Indicateurs LED pour

0

0

DS-717

signal et tuning Sensibilité 1 «V

Dim.: L 420 x P 295 x H 90 mm.

690 F Prix ----

STS 30L • Tuner PO-GO-FM stéréo.

Affichage digital fréquences, horloge. 10 mémoires programmables en FM. Clavier pour affichage direct des stations.

Prix

1290 F **AMPLIFICATEUR**

1.000 iiii () iri SB.A70

Amplificateur extra-plat 2 x 50 W BMS/8.0

20-20.000 Hz - 0,06 % THD. BP : 5 à 100.000 Hz.

Crétemètre à diodes LED

Dim : L 420 × P 320 × H 58.5 r

990 F PLATINE-CASSETTE



PC-G22

Platine K7 stéréo • 2 moteurs

Dolby B. Métal. B.P.: 30 à 18.000 Hz (Métal).

1 420 x P270 x H.110 mm

965°

PC-G30

Platine K7 stéréo • 2 moteurs.

Touches douces

Dolby B et C. Métal B.P.: 20 à 19.000 Hz (Métal).

L 420 × P 278 × H 112 mm 1290F



PC-G50. AUTOREVERSE


Platine K7 stéréo • 2 moteurs

Dolby B et c. Métal.
 B.P. 20 à 19.000 Hz (Métal)

Dimensions : L 420 × P 278 × H 112 mm 1690 F



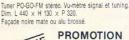BENYTONE o ANAMA PERSON O and the second second





237, rue Lafayette, 75010 Paris. Tél. 209.98.89



HAUT-PARLEURS AUTO **ENCASTRABLES**





	Pour : Alfa Roméo - Renault - Citroen CX - Fiat - Talbot	
$\langle \psi \rangle$	Pour : Alfa Roméo · Renault · Citroen CX · Fiat · Talbot • 25 W · 2 voies ⊘ 130 m/m. La paire 169F	
	• 30 W -3 voies @ 130 m/m. La paire 219 F	

PO	ur Porse	ille - p	M.M ADIAO	. ua .	AM - ISIDE	n Hancho.
	25	W	- 2 voies 9	x 1	5. La paire	169 ^F
	30	W	- 3 voies 9	x 15	5. La paire	290°
•	40	W	- 2 voies 9) x 1	5. La paire	240F
•	40	W	- 3 voies 9	x 1	5. La paire	290°

Pour : Voitures japonaises Citroën GSA, Visa, • 35 W 2 voies

		Ø 100 m/m. La paire 235 ^F
		ND-BARRIER
	C 160	C-77
	Boomer 80 W / 4 Ω 40-10.000 Hz.	Tweeter 80 W / 4 Ω, 150-20,000 Hz.
(O)	Ø 160 mm. La paire 55	5F La paire 385
	C 180. Boomer 28/10.000 Hz. 0/200 mr	
	2010.000 FIZ. Ø200 IIII	010F

La paire

TIROIRS ANTIVOLS AUTORADIO

	N° 1, Dim. 45 x 180 x 160 mm avec 7 contacts	65 F
	N° 2, Dim. 45 x 180 x 165 mm avec 16 contacts	80 F
	Nº 3. Dim. 45 x 180 x 165 mm avec 16 contacts + mémoire	130 F
	Nº 4. Dim. 50 x 180 x 160 mm avec 16 contacts	85 F
	N° 5, Dim. 52 × 180 × 165 mm avec 16 contacts	90 F
	Nº 6. Dim. 52 x 180 x 160 mm avec 16 contacts (face ouverte)	90 F
	Nº 7. Dim. 52 x 180 x 160 mm avec 16 contacts + mémoire	130 F
	Nº 8. Dim. 52 x 180 x 160 mm avec 16 contacts + mémoire (face of	werte) .130 F
	Nº 9. Tiroir antivol pour platine K7 ou lecteur K7.	
	50 x 180 x 160 mm 16 contacts	85 F
	Nº 10. Accu pour tiroir à mémoire	70 F
	Nº 11. Planche ouverte pour auto-radio hors normes	50 F
	N° 12. Planche ouverte pour Booster	60 F
•		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN



MINI-CASQUE

STEREO - 32 12 20/20.000 Hz avec



810F



LES BOOSTERS

EUROPSONIC



fréquences. Fader 2 sorties casques stéréo sur la face avant. 399

SB250. Booster-equaliseur extra plat. 269



• FLAT 3 x 18 W EXTRA-PLAT 135 PROMO • FLAT 7/50-BST

399F

EUROPSONIC 777

> 表表表表表表 : UN SYSTEME

7 fréquences, 10 LED et Fader

ET UN PRIX REVOLUTIONNAIRE

PROMO 330F S-TRONIC

x 30 watts · 7 fréquences

MK-3 2 × 30 W/4 Ω, pour tous types dappareils. Avec régulateur automatique de puissance, en fonction du bruit ambiant.

Mise en route et arrêt télécommandés sur entrées bas niveau/haut niveau Dim L 130 x P 160 x H 30 mm. 375



MK-1

Amplificateur stéréo 2 x 30 W/4 Ω. Mise en route et arrêt télécommandés sur entrées bas niveau/haut-niveau.

240

MINI-ENCEINTES AUTO



SUPER PROMO **MINI-ENCEINTES DAYTRON**



25 watts-3 voies La paire PROMO 199F

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

macAudio

«THE BEST IS JUST GOOD ENOUGH»



ENFIN DISPONIBLES EN FRANCE Les fameux systèmes de haut-parleur à voies éclatées.

MAC5 et MAC JUNIOR

 MAC 5. 3 voies avec aiguilleur de fréquence. 30-22.000Hz-60W par canal. Rendement 92,5dB. MAC-JUNIOR. 3 voies tweeter et 2 médium. 30-22.000Hz-60W par canal. Rendement 92dB aimant en barium de haute énergie.

ML 208. Elliptique 80W. 2 voies. Rendement 92dB.

ML 136. 213 cm. 60W. 2 voies. Rendement 93dB.

ML 108, 210 cm. Bicone 80W, 50/25,000Hz, 92dB.

• ML 221. Ø20 cm. 100W. 2 voies 25/22.000Hz. 94dB.

 ML231. @20 cm. 100W. 3 voies. 20/25.000Hz. 95dB. • MW 211, @20 cm. 100W, 20/8000Hz, 96dB.

ACCESSOIRES

	ALIMENTATION FILTREE REGULEE	
3/5A	k · 12/220 V	
_	ANTENNE ELECTRIQUE	

■ ANTENNE ELECTRIQUE semi automatique pour auto-radio et CB

(40 canaux) TOS mètre réglable 89 F

169 F

237 RUE LAFAYETTE - 75010 PARIS

TEL.: (16) 1 209.98.89 • CCP 9918-314 METRO JAURES . LOUIS-BLANC

Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, sauf le dimanche.
Fermé le lundi matin.

- . EXPEDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE nt à la commande. Expédition en port dû. Pas d'expédition contre-rembour-
- CREDIT: Versement comptant 20 %

GARANTIE 1 AN PIECES ET MAIN D'OEUVRE SUR TOUS NOS ARTICLES SAUF H.P. VOITURE

BON DE COMMANDE RAPIDE -

A RETOURNER REMPLI A:	COMPTOIR ELECTRONIQUE
237 RUE LAFAYETTE - 75010	PARIS.

37 RUE LAFAYETTE - 75010 PARIS.
Nom
Adresse
Code Postal Tél
EXPEDITIONS EN PORT DU

EXPEDITIONS EN PORT DU		
èglement : comptant joint à la commande : Chèque bancaire	C.C.P.	Mandat

A crédit, ci-joint versement 20%, soit :	0
CRÉDIT GREG (après acceptation du dossier) et pour un achat minimum de 2000 F.	+
Solde en 6 mais 9 mais 12 mais 18 mais 24 mais 30 mais	0



DISTRIBUTEUR OFFICIEL

AUREX Panasonic SHARP ITT PIONEER

JAC AIDEO

SHARP Technics

SILVER

SONY TOBHIBA

SERVICE REPARATION ET PIECES DETACHEES

60 rue de Wattignies 75012 PARIS Tél. : (1) 347 58 78 - Télex : 218 488

COMPOSANTS JAPONAIS

CODE PV 1	**************************************																	
. ABH 003 17.5 ABH 202 46 AP 203 40 AP 203 40 AP 205 47 AP 210 34 AP 213 53 AP 214 95 AP 214 95 AP 222 42 AP 236 66 AP 240 37 AP 241 44 AP 240 37 AP 241 44.		186, 78 188, 81 67, 44 188, 78 110, 34 133, 59 133, 59 133, 59 110, 34 133, 59 110, 34 133, 59 133, 59	CODE 1X1222 170003 KB 4A09 KB 4A19 KB 4A20 KB 4A30 KB 4A37 KB 4A37 KB 4A36 KM 103 KMM 103 KMM 105 KMM 106 KMM 107 KMM 107 KMM 107 KMM 102	41. 43 219. 51 83. 43 51. 70 42. 05 27. 70 58. 50 49. 59 95. 83 93. 78 771. 74 487. 61	MB 84049 MB 84069 MB 84069 MB 8841-1024 MB 8841-11024 MB 8841-11024 MB 8841-1306 MB 8841-306M MB 8843-306	23. 24 23. 24 304. 84 155. 72	CODE .PM 6001 .PM 9001 .PM 9002 .PM 150 .PST 161 .PST 504 .PST 506 .S 800 .SAM 1250 .SAM 1251 .SS 264 .SG 6533 .SM 1010	PV TTC 152, 42 235, 86 195, 16 20, 01 93, 09 68, 95 91, 70 607, 71 111, 29 20, 56 78, 44 244, 07 219, 51	CODE TC 5020 TC 5066 TC 5066 TC 9121 TC 9123 TC 9125 TC 9125 TC 9145 TC 9300 TC 9300 TD 6109 TD 62105 TDR 2003 TDR 2093 TDR 2093		CODE 2 9A 1221 2 9A 1226 2 9A 1226 2 9A 1265 2 9A 1265 2 9A 1294 2 9A 1328 2 9A 1328 2 9A 1328 2 9A 132 2 9A 36 2 9A 35 3 9A	PV TTC 14. 46 14. 46 34. 93 47. 62 80. 05 103. 35 186. 90 34. 93 14. 46 23. 24 44. 47 45. 49	2 99 536 2 88 539 2 88 534 2 88 54 2 88 54 2 88 546 2 88 546 2 88 548 2 98 349 2 88 35 2 88 35	44. 62 127. 83 14. 46 111. 03 33. 04 2. 79 14. 73 35. 86. 162. 76 95. 19 88. 26 14. 46 13. 78	2 9C 1811 2 9C 1811 2 9C 1815 2 9C 1815 2 9C 1826 2 9C 1826 2 9C 1847 2 9C 1847 2 9C 1859 2 9C 1859	PV TTC	2 5C 667 2 9C 869 2 9C 870 2 5C 871 2 5C 871 2 5C 900 2 5C 930 2 5C 945 2 9C 945 2 9C 960 2 8C 971 2 9C 983 2 9C 983	78. 44 12. 42 10. 39 11. 06 73. 86 26. 87 14. 46 7. 57 53. 82 24. 82 31. 01, 23. 43
,00 245 7600 247 6300 246 3900 250 3900 254 6600 302 17500 303 10700 305 8200 305 8200 316 8200 316 8200 318 12200 318 12300 331 8400 345 6500 345 6500 346 65.	09 .CX 162 18 .CX 168 13 .CX 174 95 .CX 175 62 .CX 175 30 .CX 182 98 .CX 186 78 .CX 186 97 .CX 761 20 .CX 770 98 .CX 770	47. 61 95. 85 110. 34 133. 59 110. 34 78. 44 61. 00 107. 75 703. 58 110. 34 133. 59 34. 93 78. 44 428. 57	. MHD 201 . LA 1111 . LA 1130 . LA 1130 . LA 1150 . LA 1201 . LA 1222 . LA 1230 . LA 1231 . LA 1235 . LA 1240 . LA 1245	115.17 65.06 53.76 62.74 24.82 59.30 48.26 73.09 53.30 66.58 61.00 61.35	.MB 0044-1283M MB 8844-283M NB 0051 MB 0055-140 MB 0055-161 MC 14046 MC 3192 MN 1201 MN 1204 NN 1204 NN 1204 NN 1204 NN 1204	152.34 130.53 252.79 492.68 244.07 78.44 190.02 154.72 94.95 101.23 67.35 69.09	SI 1125H SI 1225HD SI 1630 SN 29771 SN 76615 SN 76670 SP 40H STK 0029 STK 0039 STK 0040 STK 0050 STK 0050 STK 013 STK 013	136. 33 239. 99 348. 68 61. 00 57. 16 46. 34 247. 59 67. 54 139. 30 163. 43 156. 97 154. 74 199. 73 302. 39	TD4 3501 TL 066 TL 489 TMP 4315 TMS 1025 TMS 1943 TMS 1951 TMS 3615 UP 741 UPA 2004 UPA 53 UPA 55	210. 92 29. 91 34. 93 152. 36 190. 07 61. 00 139. 99 58. 82 34. 61 47. 61 47. 61 23. 24	2 9A 422 2 9A 445 2 9A 455 2 9A 455 2 9A 473 2 9A 483 2 9A 484 2 9A 489 2 9A 497 2 9A 537 2 9A 537	109. 75 31. 65 23. 24 23. 24 44. 47 205. 70 105. 81 71. 19 19. 75 78. 10 45. 59 49. 36 87. 99	2 98 564 2 98 566 2 98 565 2 98 595 2 98 605 2 98 616 2 98 628 2 98 628 2 98 631 2 98 641 2 98 643 2 98 644 2 98 644	19. 97 47. 41 47. 41 71. 70 8. 95 33. 09 73. 78 40. 66 51. 01 11. 27 5. 38 6. 40 6. 66	2 8C 1903 2 8C 1904 2 8C 1906 2 8C 1913 2 8C 1913 2 8C 1915 2 8C 1915 2 8C 1923 2 8C 1923 2 8C 1923 2 8C 1941 2 8C 1962 2 8C 1962 2 8C 1963 2 8C 1963	26. 87 24. 13 6. 14 24. 13 5. 49 10. 66 3. 99 9. 17 34. 93 8. 58 53. 33 34. 93 20. 15	2 SD 1021 2 SD 1031 2 SD 1061 2 SD 1061 2 SD 1121 2 SD 1124 2 SD 1128 2 SD 1138 2 SD 1140 2 SD 1276 2 SD 1276	16.66 25.51 28.26 34.93 14.95 28.26 23.74 47.41 16.26 17.22 24.82 23.24 47.41 167.54
- PM 342 65 PM 364 46 PM 364 36 PM 365 36 PM 5250 60 PM 5250 60 PM 5433 52 PM 5610 43 PM 5630 54 PM 3701 22 PM 3703 25 PM 3703 25 PM 3703 36 PM 5703 36 PM 5	32 .CX 7904 11 .CX 804 55 .CX 807 .CX 807 .CX 848 86 .CX 885 53 .CX 887 76 .CX 891 93 .DN 6638 .DN 619 94 .DN 852 46 .F 38M	244.07 47.44 190.02 95.85.15 133.59 34.93 16.39 14.75 63.42 14.46 46.06	.LA 1353 .LA 2101 .LA 2110 .LA 3122 .LA 3155 .LA 3160 .LA 3201 .LA 3201 .LA 3201 .LA 3301 .LA 3301 .LA 3361 .LA 3361	53. 30 108. 95 74. 47 26. 13 53. 30 26. 69 10. 15 68. 58 31. 46 91. 70 66. 90 52. 39 46. 87	.mn 1206 .mn 1208 .mn 1400PE .mn 1400RE .mn 1400RJ .mn 1400RJ .mn 1400VD .mn 1405VM .mn 1405VM .mn 1405VM .mn 1405VM .mn 1405VM	119, 50 172, 79 207, 55 123, 29 151, 19 275, 85 150, 26 168, 48 139, 33 200, 67 155, 19 200, 67 176, 80	.3TH 016 STK 0177 STK 027 STK 025 STK 025 STK 040 STK 043 STK 056 STK 056 STK 056 STK 058 STK 058 STK 058 STK 058 STK 058	148.95 175.00 190.23 189.76 146.06 199.24 348.68 244.07 188.81 251.32 263.99 301.33	UPA 57 UPA 81 UPB 552 UPB 552 UPC 1003 UPC 1008 UPC 1016 UPC 1161 UPC 1161 UPC 1161 UPC 1161 UPC 1181 UPC 1182 UPC 1182 UPC 1182	47. 41 22. 63 139. 30 62. 80 67. 57 54. 12 26. 13 44. 83 40. 65 61. 00 78. 44 55. 43 84. 13	2 SA 339 2 SA 350 2 SA 3561 2 SA 3562 2 SA 356 2 SA 663 2 SA 623 2 SA 628 2 SA 628 2 SA 640 2 SA 640	105. 81 31. 65 22. 71 37. 57 17. 76 37. 57 7. 89 23. 24 73. 17 17. 76 23. 24 13. 83 10. 67	2 98 645 2 98 646 2 98 647 2 98 648 2 98 649 2 90 655 2 98 682 2 90 666 2 98 682 2 98 700 2 98 700 2 98 701 2 98 705 2 98 706	164. 28 14. 46 46. 90 23. 24 23. 24 80. 07 32. 39 29. 67 68. 07 95. 85 91. 03 71. 70 164. 12	2 SC 1985 2 SC 1986 2 SC 2001 2 SC 2001 2 SC 2009 2 SC 2014 2 SC 2021 2 SC 2033 2 SC 2058 2 SC 2066 2 SC 2066 2 SC 2072 2 SC 2072 2 SC 2072	78. 44 24. 93 36. 55 10. 37 14. 46 23. 24 4. 15 34. 93 23. 24 6. 95 25. 38 22. 76 78. 44	2 8D 220 2 8D 226 2 8D 234 2 8D 235 2 8D 235 2 8D 257 2 8D 256 2 8D 267 2 8D 290 2 8D 306 2 8D 313 2 8D 325 2 8D 352	34.93 52.39 31.01 26.18 43.57 78.44 54.02 102.45 47.46 53.01 31.73 24.82 27,73
.8N 6045 131. AN 6136 19. AN 620 19. AN 620 56. AN 620 56. AN 6250 56. AN 6250 10. AN 6251 126. AN 6270 17. AN 630 134. AN 6310 56. AN 6320 54.	78 -HG 11107 87 -HB 11122 43 -HB 1120 19 -HB 11211 65 -HB 11221 85 -HB 11221 18 -HB 11223 18 -HB 11225 20 -HB 11225 79 -HB 11229 34 -HB 11229 34 -HB 11229	48. 39 53. 54 40. 98 110. 34 55. 43 61. 00 95. 85 33. 19 162. 76 93. 78 42. 39 107. 75 69. 09	.LA 3370 LA 3375 .LA 3376 .LA 3390 .LA 4100 .LA 4110 .LA 4112 .LA 4120 .LA 4125 .LA 4126 .LA 4126 .LA 4126 .LA 4126 .LA 4126 .LA 4170 .LA 4175	66. 90 54. 47 54. 47 64. 31 0. 00 66. 58 66. 58 55. 24 43. 22 95. 63 82. 45 53. 30 27. 06	.mn 14050XQ .mn 1421 .mn 1423 .mn 1435XB .mn 1435XB .mn 3000 .mn 3000 .mn 3011 .mn 3001 .mn 6061 .mn 6061 .mn 6076 .mn 6147 .mn 6147	155.19 86.73 158.44 112.43 406.20 215.16 528.28 270.84 795.87 46.87 227.51 154.47 202.74	.9TK 2038 .8TK 2125 .STK 2129 .STK 2139 .STK 2230 .STK 2240 .STK 2250 .STK 3042 .STK 3042 .STK 3042 .STK 3042 .STK 3042 .STK 3042 .STK 3042	224.05 191.03 188.81 216.68 185.81 244.07 253.19 95.85 244.07 116.98 150.84 133.59	.UPC 1186 .UPC 1187 .UPC 1188 .UPC 1190 .UPC 1197 .UPC 1208 .UPC 1230 .UPC 1235 .UPC 1237 .UPC 1237 .UPC 1358 .UPC 1358 .UPC 1358 .UPC 1358	22, 72 42, 74 88, 15- 54, 15 23, 24 39, 11 20, 53 71, 46 31, 01 13, 51 110, 13 78, 44 75, 45	2 SA 649 2 SA 661 2 SA 666 2 SA 672 2 SA 672 2 SA 673 2 SA 680 2 SA 680 2 SA 682 2 SA 684 2 SA 697 2 SA 699 2 SA 711	162. 18 16. 79 28. 66 72. 18 21. 75 44. 47 23. 34 26. 69 23. 79 33. 59 24. 71 40. 33 87, 95	2 SB 733 2 SB 733 2 SB 734 2 SB 739 2 SB 740 2 SB 740 2 SB 744 2 SB 745 2 SB 750 2 SB 751 2 SB 755 2 SB 756 2 SB 756 2 SB 756 2 SB 756 2 SB 756 2 SB 766 2 SB 766	14.46 14.46 14.46 14.46 14.46 12.50 6.07 64.82 20.96 98.61 55.62 27.87	2 SC 2104 2 SC 2129 2 SC 2129 2 SC 2129 2 SC 2124 2 SC 2214 2 SC 2214 2 SC 2224 2 SC 2225 2 SC 2225 2 SC 2236 2 SC 2236 2 SC 2236 2 SC 2236	23, 24 11, 94 14, 46 23, 24 188, 81 23, 24 22, 24 11, 75 19, 09 8, 58 24, 07 6, 87 15, 06	2 SD 356 2 SD 357 2 SD 358 2 SD 370 2 SD 371 2 SD 380 2 SD 381 2 SD 388 2 SD 401 2 SD 414 2 SD 415 2 SD 424 2 SD 425	26, 18 23, 43 23, 24 93, 09 73, 78 108, 59 40, 66 80, 95 27, 63 14, 46 14, 39
.PN 8341 12:PN 6341N 112:PN 6342 71:PN 6344 154PN 6345 64PN 6350 147PN 6350 90:PN 6362 105PN 6387 73PN 6387 73PN 6388 65PN 6388 65PN 6388 65PN 6388 65PN 6388 65PN 6388 65	74	96. 53 61. 00 111. 03 86. 21 55. 46 108, 95 86. 42 108. 95 86. 47 233. 35 108. 95 126. 34	LR 4177 LR 4192 LR 4201 LR 4430 LR 4430 LR 4405 LR 7706 LR 7800 LR 7801 LB 1276 LB 1276 LB 1405	31, 99 34, 93 41, 43 43, 21 53, 30 61, 00 75, 97 40, 61 30, 05 68, 58 68, 58 68, 58 36, 53 45, 99	.MN 6357 .MSL 9350 .MSL 9351 .MSM 5350 .MSM 5810 .MSM 5816 .MSM 5816 .MSM 5836 .MSM 5836	202. 74 280. 82 96. 39 173. 78 95. 95 133. 59 186. 20 34. 93 126. 39 151. 67 188. 81 188. 81	.8TK 4060 .8TK 4121 .8TK 4141 .8TK 415 .8TK 417 .8TK 430 .8TK 435 .8TK 436 .8TK 436 .8TK 436 .8TK 437 .8TK 437 .8TK 437	158.44 251.72 244.07 348.97 157.91 155.67 159.82 106.82 301.33 244.07 193.06	.UPC 1365 .UPC 1394 .UPC 14312 .UPC 14324 .UPC 1458 .UPC 159 .UPC 324 .UPC 339 .UPC 393 .UPC 4741 .UPC 4741	133. 59 34. 93 55. 40 34. 93 47. 44 133. 59 23. 24 36. 47 34. 93 37. 25 73. 78 17. 22 12. 71	2 9A 715 2 9A 719 2 9A 720 2 9A 720 2 9A 720 2 9A 722 2 9A 725 2 9A 726 2 9A 726 2 9A 733 2 9A 740 2 9A 744 2 9A 745 2 9A 745	62.50 23.70 19.75 18.77 8.3a 19.75 16.79 14.46 15.61 198.87 175.03 162.18	2 SB 772 2 SB 773 2 SB 773 2 SB 793 2 SB 609 2 SB 619 2 SB 622 2 SB 625 2 SB 625 2 SB 661 2 SB 661	26.87 15.73 50.87 23.24 14.46 14.39 21.35 23.09 21.35 23.24 34.93 25.51 11.78 26.26	2 SC 2279 2 SC 2261 2 SC 2275 2 SC 2278 2 SC 2278 2 SC 2314 2 SC 2314 2 SC 2316 2 SC 2320 2 SC 2333 2 SC 2334 2 SC 2334 2 SC 2335	13.78 50.77 23.01 23.24 12.42 14.45 34.93 4.26 47.44 39.27 80.07	2 SD 427 2 SD 438 2 SD 468 2 SD 47 2 SD 525 2 SD 525 2 SD 526 2 SD 549 2 SD 571 2 SD 586 2 SD 586 2 SD 588	100.05 75.86 11.75 10.39 37.22 68.61 31.09 29.62 15.67, 15.17 48.26 55.86 67.57
AN 6550 26. AN 6551 26. AN 6552 27. AN 6554 25. AN 6554 25. AN 6560 107. AN 660 73. AN 660 122. AN 6633 142. AN 66636 122. AN 66673 1462.	18	108.95 185.27 436.78 388.53 93.09 78.61 188.81 44.13 90.34 128.26 152.63 31.01	.LB 1409 .LB 1415 .LB 1416 .LB 1476 .LB 3500 .LC 4081 .LC 7207 .LC 7222 .LC 7222 .LC 7258 .LC 7512 .LC 7615	61.00 23.24 59.30 93.78 43.99 15.73 304.84 196.36 223.43 35.71 52.39 83.43	NE 645 NE 646 NE 652 NE 652 NE 654 NJM 072 NJM 2043 NJM 2901 NJM 2903 NJM 4556 NJM 4558 NJM 4559 NJM 4560 NJM 4560	66, 21 128, 26 32, 05 79, 73 42, 05 31, 07 51, 70 46, 87 39, 97 35, 17 42, 74 23, 24 42, 50	.STK 459 .STK 460 .STK 461 .STK 463 .STK 465 .STK 4843 .STK 5725 .STK 5040 .STK 8050 .STR 1096 .TR 1096 .TR 57	226, 59 202, 39 251, 33 310, 16 281, 03 252, 82 33, 78 33, 78 33, 78 171, 44 185, 15 69, 49 32, 37 365, 02	.UPC 574 .UPC 575 .UPC 577 .UPC 577 .UPC 585 .UPC 741 .UPC 748 .UPC 7915 .UPD 1511C034 .UPD 1701C014 .UPD 1701C014	61.00 42.74 20.85 33.06 30.31 52.39 51.70 157.59 365.00 277.87 270.19 380.17	2 9A 747 2 9A 746 2 9A 755 2 9A 755 2 9A 755 2 9A 761 2 9A 761 2 9A 763 2 9A 773 2 9A 772 2 9A 773 2 9A 772 2 9A 773 2 9A 773 2 9A 773 2 9A 773 2 9A 777	244, 28 93, 70 16, 79 34, 93 126, 55 78, 44 95, 85 16, 77 34, 96 14, 46 23, 24 29, 65 36, 55	2 SC 1026 2 SC 1026 2 SC 1032 2 SC 1032 2 SC 1034 2 SC 1047 2 SC 1060 2 SC 1060 2 SC 1060 2 SC 1114 2 SC 1115 2 SC 1115 2 SC 1115 2 SC 1115	12. 42 71. 70 12. 42 95. 65 12. 42 23. 74 28. 26 136. 52 26. 18 110. 34 130. 34 76. 41 28. 26	2 SC 2373 2 SC 2376 2 SC 2440 2 SC 2440 2 SC 2456 2 SC 2481 2 SC 2481 2 SC 2497 2 SC 2501 2 SC 2552 2 SC 2526 2 SC 2526 2 SC 2526 2 SC 2526 2 SC 2526	23.51 95.85 61.03 4,26 13.75 40.47 71.70 17.22 36.86 72.77 72.77 47.44 133.59	2 SD 592 2 SD 600 2 SD 601 2 SD 601 2 SD 610 2 SD 610 2 SD 625 2 SD 625 2 SD 625 2 SD 634 2 SD 635 2 SD 635 2 SD 635 2 SD 637	9, 48 11, 27 4, 85 35, 86 49, 65 22, 05 9, 91 61, 00 37, 91 44, 82 42, 74 6, 40 5, 86
. AN 6870 162 AN 68875 20 AN 6882 44 AN 6913 24 AN 7060 24 AN 7118 44 AN 7148 93 AN 7146 93 AN 7150 26 AN 7150 26 AN 7150 50.	97	88. 26 47. 44 97. 22 23. 24 118. 50 277. 61 91. 70 104. 13 152. 42 31. 01 64. 31 34. 93 78. 61	LH 1131 LH 13600 LM 1868 LM 311 LM 324 LM 339 LM 378 LM 387 LM 393 LM 393 LM 393 LM 2614 M 1521 M 50110	50, 87 129, 65 53, 30 31, 01 23, 24 61, 00 230, 34 78, 44 59, 78 76, 61 398, 33 61, 00 187, 59	NJH 4862 NJH 7815 NJH 7815 NJH 78H05 NJH 78H050 P 001 PR 0001 PR 0003 PR 0003 PR 0003 PR 0015 PR 0015 PR 0015 PR 0015	46. 67 46. 67 34. 93 34. 93 34. 93 11 130. 34 182. 74 162. 74 46. 87 52. 39 59. 30 81. 25	. TA 7060 . TA 7061 . TA 7066 . TA 7066 . TA 7066 . TA 7076 . TA 7076 . TA 7109 . TA 7120 . TA 7129 . TA 7130 . TA 7130	23. 24 33. 78 - 46. 87 47. 44 95. 85 95. 85 63. 83 34. 93 23. 24 64. 13 47. 44 27. 57 31. 73	.UPD A066 UPD A069 UPD 4061 UPD 4503 UPD 4504 UPD 547031 UPD 547031 UPD 552001 UPD 552001 UPD 552002 UPD 552002 UPD 552002 UPD 552002 UPD 552002	22, 17 33, 86 32, 87 42, 60 48, 39 244, 07 233, 59 186, 81 160, 82 160, 82 150, 71 138, 18	2 SA 776 2 SA 796 2 SA 796 2 SA 796 2 SA 798 2 SA 808 2 SA 808 2 SA 808 2 SA 810 2 SA 812 2 SA 814 2 SA 815 2 SA 818	38.55 7.89 15.81 17.26 91.81 35.59 95.65 65.25 71.19 16.46 67.22 48.45 21.75	2 SC 1128 2 SC 1128 2 SC 1129 2 SC 1129 2 SC 1160 2 SC 1170 2 SC 1172 2 SC 1172 2 SC 1210 2 SC 1210 2 SC 1211 2 SC 1222 2 SC 1222 2 SC 1222 2 SC 1222	28. 26 23. 26 14. 46 24. 82 13. 78 131. 78 3. 91 24. 82 15. 83 13. 78 14. 47 16. 53 8. 95	2 8C 2545 2 8C 2551 2 8C 2552 2 8C 2575 2 8C 2577 2 8C 2577 2 8C 2579 2 8C 2581 2 8C 2581 2 8C 2581 2 8C 2591 2 8C 2591 2 8C 2593	14. 46 18. 46 16. 42 26. 56 4. 15 36. 18 30. 47 54. 42 46. 68 66. 53 53. 30 17. 62	2 8D 638 2 9D 638 2 9D 655 2 9D 655 2 9D 661 2 9D 665 2 9D 665 2 9D 665 2 9D 666 2 9D 666 2 9D 668 2 9D 673 2 9D 666	6. 66 7. 02 2. 77 7. 35 34. 93 135. 18 8. 26 28. 22 23. 24 14. 46 126. 87 78. 44
,PM 7216 31, ,PM 7218 20, ,PM 7221 52, ,PM 7221 52, ,PM 7222 44, ,PM 7225 49, ,PM 7310 24, ,PM 7410 17, ,PM 7410 27, ,PM 7410 27, ,PM 7410 330 46, ,PM 7410 51, ,PM 7410 51,	51 .H9 13008 96 .H8 1306 39 .H8 1306 21 .H8 1318 95 .H8 1318 82 .H8 1327 84 .H8 1327 89 .H8 1328 97 .H8 1338 97 .H8 1338 97 .H8 13318 98 .H8 13318	83. 63 207. 35 30. 39 104. 13 97. 91 74. 47 118. 50 186. 20 61. 35 63. 36 156. 55 143. 43 67. 57	. H 50115 . H 50118 . H 50119 . H 50120 . H 50127 . H 50740 . H 50740 . H 50740 . H 50766 . H 51011 . H 5109 . H 5104 . H 51144	172, 79 188, 81 95, 85 133, 59 172, 79 242, 35 243, 35 99, 78 26, 69 70, 34 46, 77 74, 47	PR 1310 PR 2001 PR 2002 PR 2002 PR 2003 PR 2005 PR 2005 PR 2005 PR 2006 PR 2007 PR 2008 PR 2009 PR 2010 PR 2010 PR 2010	443.05 308.55 98.87 203.70 98.87 224.50 199.78 85.03 127.57 189.86 77.11 116.53 56.55	TR 7137 TR 7139 TR 7139 TR 7140 TR 7200 TR 7204 TR 7205 TR 7207 TR 7207 TR 7208 TR 7215 TR 7215 TR 7220 TR 7220 TR 7222 TR 7222	23. 24 14. 46 365. 02 122. 07 47. 44 133. 59 47. 44 32. 53 61. 00 135. 86 46. 67 139. 30 23. 24	.up0 5530029 .up0 5530065 .up0 5530072 .up0 5530137 .up0 5530164 .up0 5530166 .up0 5530165 .up0 5530204 .up0 5530204 .up0 6500049 .up0 7538	186.81 190.02 211.19 252.79 172.79 211.19 345.59 131.03 53.91	2 SA 823 2 SA 825 2 SA 826 2 SA 835 2 SA 839 2 SA 839 2 SA 842 2 SA 842 2 SA 843 2 SA 840 2 SA 850 2 SA 850 2 SA 855 2 SA 858	17. 70 17. 70 17. 89 7. 07 9. 86 23. 24 58. 61 10. 39 30. 83 6. 87 17. 91 17. 91	2 SC 1279 2 SC 1315 2 SC 1316 2 SC 1317 2 SC 1317 2 SC 1327 2 SC 1328 2 SC 1342 2 SC 1344 2 SC 1345 2 SC 1365 2 SC 1365 2 SC 1365 2 SC 1365 2 SC 1365	19.97 11.06 6F.00 13.78 17.27 11.73 6.07 12.42 9.67 11.99 10.91	2 SC 2593 2 SC 2603 2 SC 2603 2 SC 2625 2 SC 2631 2 SC 2632 2 SC 2637 2 SC 2656 2 SC 2656 2 SC 2666 2 SC 2668 2 SC 2681 2 SC 2682 2 SC 2692 2 SC 2692 2 SC 2692 2 SC 2692	12. 42 11. 99 95. 05 10. 34 9. 50 3. 62 7. 67 133. 59 14. 46 23. 24 14. 46 34. 93 3. 91	2 SD 689 2 SD 712 2 SD 716 2 SD 716 2 SD 724 2 SD 724 2 SD 725 2 SD 736 2 SD 737 2 SD 736 2 SD 745 2 SD 745 2 SD 746	31.01 26.18 31.81 53.78 23.24 23.24 10.34 47.41 88.26 31.78 67.57
. Big 301 22. . Big 311 20. . Big 312 20. . Big 314 12. . Big 3304 46. . Big 3304 46. . Big 3355 31. . Big 335 40. . Big 335 40. . Big 335 40. . Big 335 40. . Big 336 40. . Big 33704 33.	10 .HR 1342 29 .HR 1366 29 .HR 1366R 71 .HR 1366 01 .HR 1360 21 .HR 1370 01 .HR 1371 66 .HR 1371 06 .HR 1377 05 .HR 1389 76 .HR 1389 76 .HR 1389	110. 34 55. 43 55. 43 61. 00 83. 43 57. 56 61. 00 108. 95 23. 24 113. 09 133. 59	.m 5115 .m 51202 .m 51204 .m 51204 .m 51204 .m 51207 .m 51301 .m 51351 .m 51533 .m 51542 .m 51564 .m 51664	94, 31 36, 53 26, 18 46, 87 63, 52 56, 55 95, 85 34, 93 68, 58 71, 70 76, 55 65, 01 95, 85 275, 85	.PR 2011 .PR 2012 .PR 3001 .PR 3002 .PR 3003 .PR 3005 .PR 3005 .PR 3005 .PR 3006 .PR 3009 .PR 3009 .PR 3010 .PR 3012	56. 55 93. 11 104. 13 152. 42 251. 72 59. 30 233. 80 152. 42 88. 26 73. 78 67. 57 68. 95 284. 15	. TA 7227 . TA 7229 . TA 7230 . TA 7232 . TA 7236 . TA 7240 . TA 7245 . TA 7245 . TA 7255 . TA 7270 . TA 7271 . TA 7302	75. 41 75. 41 30. 07 79. 51 106. 39 86. 21 89. 97 75. 97 145. 22 74. 47 74. 47 39. 30	. VCR 0011 . VCR 0014 . VCR 00122 . VCR 0022 . VCR 2011 . VCR 2019 2 SA 1005 2 SA 1005 2 SA 1010 2 SA 1010 2 SA 1010 2 SA 1012 2 SA 1012	74. 31 65. 11 104. 41 191. 72 135. 32 187. 86 233. 38 14. 46 47. 41 19. 75 39. 27 34. 93	2 9A 861 2 9A 872 2 9A 872 2 9A 879 2 9A 881 2 9A 884 2 9A 885 2 9A 887 2 9A 896 2 9A 896 2 9A 896 2 9A 899 2 9A 899 2 9A 899 2 9A 899	23. 24 11. 99 5. 65 12. 69 8. 95 54. 93 13. 33 17. 22 5. 49 23. 24 29. 62 31. 01 6. 87	2 SC 1368 2 SC 1368 3 SC 1382 2 SC 1382 2 SC 1384 2 SC 1398 2 SC 1400 2 SC 1403 2 SC 1413 2 SC 1413 2 SC 1419 2 SC 1429 2 SC 1438	14.46 45.51 15.86 17.91 17.22 21.35 9.62 93.09 61.00 26.87 14.46 18.61 17.91	2 SC 2705 2 SC 2712 2 SC 2725 2 SC 2767 2 SC 2768 2 SC 2769 2 SC 2769 2 SC 2765 2 SC 2785 2 SC 2785 2 SC 2787 2 SC 2792 2 SC 2792 2 SC 2792	5. 59 4. 85 23. 24 34. 93 34. 93 61. 00 4. 26 5. 49 205. 91 18. 26 19. 97	2 9D 762 2 9D 773 2 9D 781 2 9D 781 2 9D 792 2 9D 792 2 9D 795 2 9D 799 2 9D 809 2 9D 836 2 9D 837 2 9D 845 2 9D 845 2 9D 845 2 9D 846	15. 67 14. 46 21. 59 14. 46 121. 73 34. 93 14. 46 19. 97 26. 87 51. 54 61. 03 52. 29
.89 A210 24. 89 A558 30, .89 5101 50, .89 514 22, .89 5204 76, .89 526 47, .89 527 37, .89 537 42, .89 537 35, .89 5407 83, .89 6109 66, .89 6109 66, .89 6109 61, .89 6124 46,	31 - M9 1398 77 - M9 1406 87 - M9 1452 10 - M9 1452 11 - M9 17806 16 - MD 14053 86 - MD 44007 97 - MD 44007 46 - MD 74021 35 - MD 74021 87 - MD 74028 87 - MD 74028	74. 21 99. 99 36. 53 52. 39 30. 31 36. 86 47. 41 269. 59 243. 35 119. 73 23. 30 22. 05	M 51651 M 51725 M 51729 M 51848 M 5187 M 51903 M 51900 M 5213 M 5214 M 5215 M 52154	275. 65 34. 93 34. 93 33. 78 99. 24 104. 13 202. 74 26. 18 31. 01 24. 82 26. 95 25. 14 36. 53	.PR 4001 .PR 4003 .PR 4005 .PR 4005 .PR 4006 .PR 4009 .PR 5001 .PR 5001 .PR 5002 .PC 714 .PD 0002 .PD 0004	117. 22 83. 43 104. 13 143. 43 96. 53 91. 43 90. 34 36. 53 67. 57 61.00 582. 49 105. 81	. TA 7303 . TA 7313 . TA 7315 . TA 7315 . TA 7318 . TA 7320 . TA 7323 . TA 7323 . TA 7323 . TA 7325 . TA 7325 . TA 7325 . TA 7325	46. 87 34. 93 133. 59 21. 43 52. 39 52. 39 30. 12 49. 65 41. 35 51. 70 34. 93 23. 24 39. 27	2 SA 1015 2 SA 102 2 SA 102 2 SA 1020 2 SA 1026 2 SA 1026 2 SA 1028 2 SA 1048 2 SA 1049 2 SA 1075 2 SA 1076 2 SA 1076 2 SA 1077 2 SA 1076	8.87 14.47 14.46 2.79 14.46 10.34 6.90 14.46 23.24 92.21 119.65	2 9A 905 2 9A 906 2 9A 911 2 9A 911 2 9A 912 2 9A 925 2 9A 925 2 9A 935 2 9A 937 2 9A 939 2 9A 951	11.17 12.52 133.59 21.35 31.01 14.46 4.26 10.39 0.00 24.13 12.53 8.95 23.24	2 SC 1439 2 SC 1447 2 SC 1448 2 SC 1449 2 SC 1452 2 SC 1452 2 SC 1474 2 SC 1475 2 SC 1475 2 SC 1509 2 SC 1518 2 SC 1520 2 SC 1520 2 SC 1545	14. 46 58. 61 28. 26 36. 53 61. 00 34. 93 23. 24 17. 22 23. 43 13. 75 23. 24 9. 70	2 9C 2824 2 9C 2839 2 9C 2878 2 9C 2878 2 9C 2929 2 9C 2929 2 9C 2929 2 9C 3570 2 9C 3181 2 8C 3263 2 8C 3373 2 8C 352 2 8C 3569	14. 46 4. 85 34. 13 23. 24 98. 61 34. 93 23. 24 11. 51 29. 76 72. 79 23. 24 23. 24 31. 70 13. 61	2 SD 850 2 SD 857 2 SD 862 2 SD 862 2 SD 869 2 SD 870 2 SD 880 2 SD 882 2 SD 883 2 SD 901 2 SD 91 2 SD 92 2 SD 92 2 SD 92	47. 44 57. 94 14. 46 61. 00 95. 85 23. 24 15. 17 44. 82 71. 75 53. 78 59. 61 14. 39
80 6172 20. 80 6127 24. 80 6127 24. 80 6127 24. 80 6127 24. 80 6127 24. 80 6126 105. 80 618 44. 80 6200 22. 80 6200 22. 80 6501 33. 80 6501 24. 80 6307 24. 80 656 22. 80 656 95.	07 IR 2408 93 IR 2431 33 IR 2630 13 IR 2601 87 IR 2601 87 IR 2602 05 IX0050 11 IX0057 15 IX0058 95 IX0061 95 IX0065 87 IX0058	107, 75 68, 95 68, 45 33, 09 46, 87 57, 91 77, 87 57, 94 157, 91 87, 54 259, 46	. M 5219 . M 5220 . M 53200 . M 53200 . M 53204 . M 53207 . M 53206 . M 53216 . M 53216 . M 53217 . M 53410 . M 54410 . M 54459	36. 53 17. 91 17. 91 19. 97 42. 05 20. 66 28. 20 29. 76 29. 62 66. 90 93. 09	PD 1001 PD 1002 PD 1003 PD 1003 PD 1004 PD 2001 PD 2006 PD 3007 PD 3007 PD 4003 PD 4007 PD 4007 PD 4007 PD 4007 PD 4009	205, 70 443, 05 186, 90 264, 12 218, 55 180, 95 149, 32 168, 10 296, 68 158, 60 407, 45 360, 97	. TR 7335 . TR 7331 . TR 7342 . TR 7342 . TR 7343 . TR 7343 . TR 7504 . TR 75058 . TR 75588 . TR 755902 . TR 75902 . TR 7614 . TR 7614	58, 23 20, 29 34, 93 39, 30 52, 39 26, 18 33, 63 142, 07 199, 30 34, 93 184, 42	2 SA 1100 2 SA 1100 2 SA 1102 2 SA 1103 2 SA 1104 2 SA 1105 2 SA 1106 2 SA 1106 2 SA 1112 2 SA 1114 2 SA 1112 2 SA 1123 2 SA 1123 2 SA 1123 2 SA 1123	6.90 61.81 56.77 73.17 51.91 55.10 104.37 19.85 23.70 14.46 16.79 10.24 4.82	2 SA 952 2 SA 954 2 SA 965 2 SA 965 2 SA 968 2 SA 970 2 SA 978 2 SA 979 2 SA 991 2 SA 991 2 SA 992 2 SA 995 2 SA 995 2 SA 999	10. 59 23. 24 15. 83 15. 11 26. 18 7. 19 11. 19 19. 97 71. 09 23. 24 4. 85 22. 05 4. 85	2 8C 1567 2 8C 1569 2 8C 1589 2 8C 1579 2 8C 1579 2 8C 1579 2 8C 1583 2 8C 1586 2 8C 1623 2 8C 1624 2 8C 1624 2 8C 1627 2 8C 1627 2 8C 1627 2 8C 1627	24, 82 34, 93 20, 53 52, 31 100, 28 186, 81 13, 78 133, 68 14, 46 31, 01 26, 21 26, 87 29, 65	2 SC 372 2 SC 373 2 SC 382 2 SC 403 2 SC 450 2 SC 456 2 SC 460 2 SC 461 2 SC 484 2 SC 486 2 SC 486 2 SC 486	5, 59 19, 27 26, 18 14, 46 22, 74 10, 66 10, 02 10, 29 60, 95 47, 57 173, 78	2 8D 947 2 8D 950 2 8D 951 2 8D 973 3 8D 985 2 8D 987 2 8D 998 2 8D 998 2 8D 998 2 8F 248 2 8J 18/2 8K 2 8J 49 2 8J 49 2 8J 49 2 8J 67 2 8K 107 2 8K 109	31.70 47.44 59.89 6.90 20.53 17.91 14.46 60.53 60 428.57 212.26 49.43 14.46 13.75
. BA 695 35 BA 715 19 BA 7200 126 BA 806 30 BA 841 380 BA 841 380 BA 843 82 BAF 3304 83 BCF 5664 42 BX 324 22 BX 324 22.	83 110118 99 110131 17 110133 17 110133 27 110133 39 110135 45 110135 45 110137 20 110187 110204 85 110226 85 110238 24 110238	41. 17 268. 81 195. 26 162. 88 57. 94 88. 99 140. 46 162. 88 100. 28 140. 46 36. 86	. M Sa459 . M Sa512 . M Sa517 . M Sa517 . M Sa517 . M Sa526 . M Sa533 . M Sa533 . M Sa533 . M Sa633 . M Sa632 . M Sa	20, 53 39, 30 34, 93 46, 87 21, 91 34, 61 43, 03 363, 81 122, 07 162, 76 40, 26 95, 85 268, 81	.PD 4009 .PD 4012 .PD 4018 .PD 4020 .PD 4029 .PD 4035 .PD 4036 .PD 4036 .PD 4037 .PD 6001 .PD 6002 .PD 6003 .PD 6003 .PD 6003	552, 83 218, 55 320, 41 131, 51 212, 60 212, 60 212, 60 148, 26 304, 84 256, 12 218, 55 238, 34 265, 80	. TR 7519 . TR 7528 . TR 7529 . TR 7529 . TR 7530 . TR 7539 . TR 7540 . TR 7566 . TR 7560 . TR 7510 . TR 751006	100, 05 61, 00 73, 78 23, 24 125, 43 76, 55 73, 09 32, 10 52, 39 97, 86 25, 01 23, 24 16, 26 14, 46	2 SA 1127 2 SA 1135 2 SA 1138 2 SA 1131 2 SA 1141 2 SA 1142 2 SA 1145 2 SA 1150 2 SA 1156 2 SA 1163 2 SA 1169 2 SA 1170 2 SA 1170	28.93 14.46 61.00 14.46 11.86 11.86 23.24 9.86 14.46 95.85 95.85	2 SB 1013 2 SB 187 2 SB 324 2 SB 345 2 SB 347 2 SB 407 2 SB 407 2 SB 421 2 SB 421 2 SB 421 2 SB 424 2 SB 440 2 SB 440	14. 46 9. 65 14. 46 15. 17 26. 18 34. 93 75. 86 39. 27 53. 78 71. 70 19. 27	2 SC 1636 2 SC 1637 2 SC 1649 2 SC 1659 2 SC 1669 2 SC 1669 2 SC 1675 2 SC 1681 2 SC 1682 2 SC 1683 2 SC 1683 2 SC 1684	29.65 14.46 14.46 12.42 6.87 61.03 53.78 8.95 7.02 8.63 6.87 38.40 6.87	2 9C 495 2 9C 535 2 9C 536 2 9C 536 2 9C 627 2 9C 629 2 9C 710 2 9C 711 2 9C 734 2 9C 735 2 9C 735	33, 09 12, 42 4, 15 23, 43 60, 66 14, 46 13, 78 8, 26 8, 31 10, 82 12, 42 24, 82	2 SK 117 2 SK 120 2 SK 129 2 SK 150 2 SK 163 2 SK 163 2 SK 168 2 SK 170 2 SK 184 2 SK 19 2 SK 19	12.42 14.46 29.62 212.26 47.41 15.86 12.42 15.17 16.31 15.17
.81 6010 107. .CA 3102 301. .CR 3CM 47. .CR 3CM 168. .CI 001 501. .CI 032 61. .CI 065 47. .CI 065 23. .CI 104 110.	1 110256 110258 1110258 111010 111065 111079 111107 111108	113, 23 100, 28 75, 97 55, 43 35, 43 26, 69 35, 43 46, 29 55, 43	. N 5846A N 5846A N 58465 N 581400P NB 3106 NB 3614 NB 3730 NB 3761 NB 3761 NB 4204 NB 84001	162.86 244.07 110.34 35.33 46.87 106.61 31.99 27.73 14.46 35.86	.PD 6005 .PD 6005 .PD 6006 .PD 6008 .PD 6009 .PD 6013 .PD 6016 .PD 7001 .PD 7003 .PD 7004 .PM 3001	238.34 98.87 262.07 262.07 465.80 233.38 774.35 721.47 655.87 122.07	TC 4012 .TC 4013 .TC 4016 .TC 4022 .TC 4028 .TC 4049 .TC 4069 .TC 4069 .TC 4061 .TC 4061	14. 46 47. 41 36. 86 84. 15 85. 99 25. 14 26. 32 19. 97 19. 97 26. 13 23. 24	2 SA 1175 2 SA 1179 2 SA 1180 2 SA 1185 2 SA 1185 2 SA 1186 2 SA 1206 2 SA 1215 2 SA 1215 2 SA 1212 2 SA 122	14, 46 34, 93 8, 87 19, 87 61, 00 34, 93 95, 85 186, 90 23, 24 14, 46	2 98 481 2 99 486 2 98 492 2 98 507 2 98 525	35. 25 67. 57 30. 31 33. 09 40. 66 13. 78 26. 26 40. 71 33. 86 102. 74 79. 99	2 SC 1686 2 SC 1688 2 SC 1723 2 SC 1723 2 SC 1727 2 SC 1740 2 SC 1740 2 SC 1760 2 SC 1775 2 SC 1775 2 SC 1810	9, 48 10, 91 23, 24 23, 24 16, 53 4, 82 23, 24 23, 24 10, 66 23, 24	2 SC 756 2 SC 753 2 SC 763 2 SC 763 2 SC 763 2 SC 790 2 SC 790 2 SC 792 2 SC 793 2 SC 828 2 SC 828 2 SC 828 2 SC 828 2 SC 838 2 SC 838	34, 93 12, 42 91, 03 11, 94 26, 18 88, 26 157, 91 13, 78 13, 78 15, 17 20, 21	2 SK 30 2 SK 40 2 SK 40 2 SK 43 2 SK 43 2 SK 61 2 SK 68	12. 42 17. 91 27. 99 47. 41 26. 18 20. 66 23. 24

VENTE PAR CORRESPONDANCE : Nous expédions :

a) Contre paiement à la commande, forfait port et emballage : 35 F.

b) En contre remboursement, acompte 20%, forfait port et emballage : 70 F.

DETAXE A L'EXPORTATION - REMISE AUX PROFESSIONNELS

NOEL CHEZ MIDR DES AFFAIRES... DES PRIX

ANIMATIONS LUMINEUSES

PROJECTEUR sans lampe BASSE TENSION ARAIGNEE



850 F

4 BRAS

RAYON BALADEUR 90° . 250 F RAYON BALADEUR 360° 340 F



PROJO 100 W POURSUITE 890

PROJECTEURS CI 500 500 W



	430	
	CI 1000 1 000 W	590
	par 56	338
ı	BOULES A FACETTES	
	B 30 Ø 30 cm	250
I	avec moteur	ZJU

DISPATCHING 10 inter 245 **GYROPHARE.** Phare de police


95 Flexible lumineux 45

Transfo 12 V

ENCEINTES SONO

Gainées - poignées et coins métal - Noir,

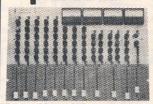102 V. 100 W, 2 voies . 103 V. 100 W, 3 voies . 1 970 1 153 V. 150 W, 3 voies 2 990 F



PR 1000 BROADCAST. Console 5 voies 'entrées micro ligne. 3 stéréo. 2 DJ. 3 stéréo extérieures. 6 sorties. PR 1300 BROADCAST. Console avec insert

PMP 803S. Console prof. 4 entrées.
PMP 803S. Console prof. 4 entrées micro ligne. 3 stéréo phono. 1 DJ
MPK 707. Mélangeur stéréo. 7 entrées. 2

phono stéréo

APK 2100. Ampli 2 × 100 W APK 4600. Ampli 2 × 220 W

ET TOUTES LES NOUVEAUTES 85

CELLULES SPECIALES DJ

SHURE SC 35 C 450 F **GOLDRING** G 820 260 F

таппиех епетаціва ET ANIMATION

DISQUES **JINGLES**

pièce

.M. STEWARD (1 ou 2) Y. CHEVALLIER (1 à 13) SUPER JINGLE PRO

99 F

ENSEMBLE

MPK 307 POWER Table de mixage 7 entrées **APK 2100 POWER**

Ampli 2 × 100 W

PROMO SPECIAL NOEL

3500 F

MIX 04. Mixer 4 entrées . 1 520 F DU 106. Chambre d'écho analogi-.. 1 550 F AEC 25. Chambre d'écho 2 385 F 2 990 F

UN DES PLUS

GRANDS SHOW ROOM LUMIERES **DE PARIS**



SUR DEMANDE DE VOTRE PART (appel téléphonique ou courrier) LES MEILLEURS PRI)

UN DES PLUS GRAND CHOIX DE MATERIEL ET PIECES DETACHEES EN SONO-LIGHT-SHOW

75, bd de Courcelles, 75008 PARIS Tél.: 766-23-72-Télex: 643.282 F (Métro Ternes-Courcelles)

sortie Périphérique : Champerret-Maillot Ouvert tous les jours de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h, sauf dimanche et lundi matin

TS • DJ • CHEVALIER ETUDIANTS (SPECIALES CLUBS CONDITIONS • MJC . DEMANDEZ NOS DISCO-MOBILES

anb

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

demande en port du pour la France et l'Outre-Mer.

Assurance transport à la charge du transporteur.

votre

tous nos matériels sont garantis par le constructeur

ur (sauf les lampes) appareils sont livrés neuts en emballage d'origine.

Les appareits sommer.
Tous nos matériels sont disponibles jus-aromotions peuvent être nterrompues.

de

ment pa rcrédit. CETELE et joignez à votre Bon

sualités choisies e

de

REVENDEURS CONSULTEZ-NOUS

MOIS CREDIT

24

21 CR/REMB

18,

12.

en 4 mois 6.

% à la commande, le solde

Paris - (1) 766.23.72 SERVICE VPC 75008 de (pq

4

ETOURN

4

ET

REMPLI

4

EXPRESS

COMMANDE

DE POUR TOUT

NO

ES COMMANDES

OUANTITE

DU MONTANT

PRIX

CHOISI TOTAL Œ

DESIGNATION DU MATERIEL

RP12

ADRESSE

CHEQUE BANCAIRE CI-JOINT :

(loindre 10 F pour frais d'envoi

GENERALE MIDRI MA COMMANDE DE OTAL

ı

1



SINCE

Le ZX81 le SPECTRUM et ses PERIPHERIQUES Microdrive - Imprimante - Logiciels Livres et + de 100 NOUVEAUTES 1000 F d'ACHAT = PORT GRATUIT

VENTE PAR CORRESPONDANCE

Tous les prix indiqués sont TTC, à l'unité Minimum d'expédition : 80 F, port exclu.

Mode de paiement :

Mode de palement :

'O A la commande, par chèque ou mandat-lettre. Ajouter le forfait port et emballage jusqu'à 3 kg : 30 F, 5 kg :

40 F, au-dessus envoi en port dû par SNCF.

2º Contre remboursement :

Ajouter 15 F et joindre un acompte de 30 %. Ajouter le forfait port et emballage jusqu'à 3 kg : 45 F, 5 kg : 55 F, au-dessus envoi en port dû par SNCF. Minimum de commande : 200 F

Ouvert du lundi au samedi de 805 9 9 h 30 - 13 h - 14 h - 19 h COMPOKIT

> ÉLECTRONIQUE • TECHNIQUES • LOISIRS La qualité industrielle au service de l'amateur

174, bd du Montparnasse - 75014 PARIS

1000 F D'ACHAT = PORT GRATUIT FFREZ UTILE

NOUVEAU 0X710B

Oscilloscope double trace 15 MHz

- Écran de 8 × 10 cm. Le tube cathodique possède un réglage de rotation de trace pour compenser l'influence du champ
- magnétique terrestre. Bande passante du continu à 15 MHz (- 3 dB). Déclenchement assuré jusqu'à 30 MHz.
- Sensibilité 5 mV/cm à 20 V/cm.
- Fonctionnement en XY.
 Inversion de la voie B (± YB)
- Fonction addition et soustraction (YA ± YB).

 Testeur incorporé pour le dépannage rapide et la vérification des composants (résistances, conden-sateurs, selfs, semiconducteur).
- Le testeur de composants présente les courbes

2075 F

430 F

889 F

699 F

courant/tension sur les axes à 90°. Le mode de sélection alterné choppé est commuté par le choix de la vitesse de la base de temps.

OSCILLOSCOPES Chaque oscilloscope est fourni avec

- 2 sondes combinées (×1 et ×10),
- · 2 pointes de touches,
- 1 adaptateur BNC-Bananes.



OX734C Oscilloscope double traces 50 MHz

adaptateur BNC-Bananes)

HAMEG 2 ANS DE GARANTIE HM 203/5. 2 × 20 MHz HM 605. 2 × 60 MHz





7080 F

281 F

3650 F

Accessoires

HZ 65 Testeur de composants **HZ 46** Sacoche de transport (HM 20314-204-605)

HZ 47 Visière

Autres réf. : liste sur demande

376 F 58 F

يرثق أونس

MX 522

818 F 2 dg/st 1/D 2000 points. Multimét: « à vocation électrotechnique dis-sant d'une gamme de mesure étendue. Test diode. Alimentation 1 pile 3V. Autonomie 1500 h. Voyant d'usure de la pile. Précistion de basse

- calibres V~ 200mV à 750V (2M/Q) calibres I ~ 2mA à IBA calibres I~ 2mA à IBA calibres Q 200Q à 2MQ. Test diode.

\$ calters Q 20QQ à 2MQQ. Test deole.

MX 563

20.75 F

312 dgsts (CD 2000 points: Multimétre efficace vras. Il dispose ligate mest d'une facction mémoire max, de calters diß, d'une gamen 1°C, d'un l'Berey" poir le test de continuet d'une faire brodon site déed. Al mentation 1 ple de 8M. Autonome 4000 h. Veyent d'users de la ple. Phe conno de base el 11 s. 1000V (10MS2)

5 calters V - 2000 no 3 500 (11MS2)

5 calters S - 2000 al 3 1 400 6 de 9 0,773V 5 5 calters 1 2000 h. 4 100

5 calters L' 2000 A 4 100

5 calters L' 2000 A 2 1000 C. Test dode

1 gamme TIC - 20°C à + 1200°C

MX 562

MX 562
312 dges LDD 200 poets. Multimétre d'usage général yard user ré-lation de UniV. 1,4 x et 0,15; Indicateur de contrainé vissel et sono commetre et ser docte. Ameritation joule s'97 sousers user ain nome de 2000 h. Veyent d'user de la ple. Précision de base 0,3 % Scalters V - 2004 à 1000 V 10460; Scalters V - 2004 à 1000 V 10460; 4 calters I - Ani à 104. 4 calters I - Ani à 104. 6 calters I - Ani à 104.

2310 F

MX 575

1 10 dgis ICD 20 000 points. Multimière efficace liquir de l'10 dgis ICD 20 000 points. Multimière efficace liquir de la public de SV Adatonnier 195b. Voyant d'issure de la public de SV Adatonnier 195b. Voyant d'issure de la public 65 55. Colibers V - 200m 3 1000V (1000C) 5 colibers V - 200m 3 1000V (1000C) 5 colibers V - 200m 3 1000V (1000C) 3 colibers V - 200m 3 1000 (1000C) 3 colibers V - 200m 3 1000 (1000C) 3 colibers V - 200m 3 1000 (1000C) 2 colibers 2 000C 2 2000C. Fest dede 2 colibers SV 100 vibl et 50 kHz

0 0 0 0

SUPER PROMO 3190 F

TIMETRE



modèle de table Etui AE 182 150 F

FLUKE 3200 points AFFICHAGE ANALOGMATIQUE.
RESISTANCE IZ MS2 GAMME AUTOMATIQUE.
AFFICHAGE dos FONCTIONS

AFFICHAGE dos proposition des ples 2 00 Grante: 3 ans.
FLUKE 73 precision 8.7 %
FLUKE 75 precision 8.5 %
FLUKE 77 harb swee stu MX 435 faré avec étai 3 12 digits 2000 pointsi. Concu pour la vérificación des rista conformité avec la narme MC 15 100. Il regroupe les foncts Mesurre des terress institudes des 3 terresi Mesure des terress institudes des 3 terresi

NUMERIQUE

BECKMAN

NOUVEAUX MULTIMETRES NUMERIQUES Promo : LIVRE AVEC ETUI

PORTABLES 779 F T 100B précision 0,5 % 935 F

T 110B

TECH 300 A 1198 F 2000 points 7 functions 29 calibres 0,25 % TECH 310 1503 F idem

TECH 3020 B 1953 F 2000 points 7 fonctions 10 Acc./Ac 29 2000 points 7 functions 10 Acc./Ac 29 calibres 0,1 % - contrôle diode - continuité - calibre 10 A



4410 2762 F 200 000 points 7 fonctions 27 calibres 0,05 % - con-trôle diode | continuité | calibre 10 A

DE TABLE

RMS 3050 2460 F mesure valeur eff. vrale 2000 points 7 fonctions 30 calibres 0,1 % contrôle diode - continuité - calibre 10 A RMS 3060 3077 F idem RMS 3060 (mais meilleures préci-sions) mesure de températures - 20°C +1255°C

MX 001 D 29 calibres + Etui AE 121 Pratique et économique (20 KΩ/V)

MX 202 (40 KΩM) + Etui AE 104 Commutateur latéral des fonctions

MX 453 + Etui AE 102

Electro-industriel changement de calibres par déplacement des cordons

MX 462 (20 KΩ/V) + Etui AE 102 740 F Le plus renommé des METRIX

MX 130 5000 \(\sigma\) + Etui AE 181 723 F Electro-industriel pour couvrant fort 1000V-30A

MULTIMETRE A AIGUILLES

MX 230 20000 /V + Etui AE 181 Usage général 20Κ Ω /V

MX 430 40000 Ω N + Etui AE 181 ilité, usage électronique 40KΩ N



640 F Nouveau MX 111 469 F 936 F -42 gammes de mesure 20 000 Ω/V

2700 F

1480 F

2 bornes d'entrée pour tous les calibres 2 bornes traines pour tous les calibres Protection contre le 220 V ≈ sur tous les calibres Galvanomètre à suspension antichoc Cadran panoramique

Lecture directe et repérage des fonctions et échelles vellmètre automobile et capacimètre

AE 102 140 F AE 104 150 F AE 121 130 F AE 181 150 F



1100 F 1295 F 1650 F

2905 F

329 F ICF 80 20KΩ/Vcc 36 calibres avec cordons piles et étui

499 F 680 R 20KΩ/Vcc 80 calibres avec cordons piles et étui

Pour la première étape MULTIMÈTRE DE POCHE 95 F - 80 F(par 10)

2000 Ω / Volt = 0 à 1000 V \sim 0 à 500 V A 1 à 100 mA

 Ω 0 à 1 M Ω Décibel : - 10 à + 22 dB



GENERATEURS DE FONCTIONS

BK 3010 3200 F générateur de l'onctions sinusoïd - carré - triangulaire. Sortie amplitude variable 0,1 à 1MHz et TTL, entrée VCOIvobulation.

Some amplitude versions (i), in limite set, in entire set, in enter set disputations à vibulation linéaire et logarithmique 0,029 è 3 MHz 7gammes - sinus, triangle, carré, TTL, pulse, rampe, sinusside symétrie variable, rafales, suppression de la portiuse, précision ± 5%.

BK 3025 7955 F 0,005 Hz à 5 MHz en 7 gammes vobul. VCF amp. GSC 2002 2290 F 1Hz - 100KHz - sinus, triangle, carré, 50 mV - 5VCC

THANDAR TG 101 2250 F 0,024z - 200KHz sinus, carré, triangle,

GSC DP1 1168 F générateur d'impulsion TTC et CMOS stylo sonde

TESTEUR DE TRANSISTORS

1810 F BK 510 rôle automatique sans dessouder en et hors ci 3425 F BK 520 B

sans dessouder contrôle en et hors circuit essai bon-mauvais auto PNP/NPN Si/Ge brochage courant de fuite

panne intermitante éthode dynapeak : détermine le gain 420 F PANTEC ouder - Transistor - FET 260 F ELC TE 748

en circuit non alimenté transistor

FREQUENCEMETRES NUMERIQUES METEOR 100-8 digits 2140 F 5 Hz - 100 MHz 2 gammes 1779 F **CENTRAD 346**

1 Hz - 600 MHz 3 gammes METEOR 600 8 digits 5 Hz - 600 MHz 3 gammes NOUVEAU THANDAR PFM 200 A

portable entrée BNC 20 Hz - 200 MHz - résolution 0,1 Hz

précision 2 ppm

PONT DE MESURE SONDES - TESTEURS 1359 F

985 F LDM 815 GRID-DIP 495 F LHM 80A sonde THT 299 F COMBI CHECK

de tension auxiliaire. Gamme de mesure AC et DC - 6, 12, 24, 50, 110, 220, 380, 660 Volts. Testeur de continuité de 0 à 2 M Ω . CD A8 Testeur de tension
6, 12, 24, 48, 110, 220, 380 Volts AC/DC
25, 50, 60, 400 Hz.

LP 2 A
Sonde logique TTL/CMOS 130 F

GENERATEUR HF. BF. FM LEADER LSG 17 large bande RF - IF - FM - TV 1497 F 100 KHz à 150 MHz (450 MHz harmonics) 1 KHz au MONACOR 1510 SG 1000 HF modulation interne et externe Sortie BNC. 100 KHz à 70 MHz. 1510 F

BF LEADER LAG 27 BF (sortie 600 Ω)10 Hz à 1 MHz sin LAG 120 A BF large bande 10 Hz à 1 MHz 2888 F sinusoïde carré. MONACOR 1640 F

MUNACUR 1640 F
AG 1000 BF (sortie 600 Ω) 10 Hz à 1 MHz sinusoïde carré ELC 791s BF 1 Hz à 1 MHz sinusoide triangle. 945 F GENERATEUR D'IMPULSIONS

BK 3300.Largeur 100 ns a 10 2. Utilisation pour produire balayage retardé sur oscillo 4595 F G.S.C. 4001. 0,5 Hz à 5 MHz. 100 mV à 10 V, sortie TTL 3340 F

CAPACIMETRES 2300 F

TG 105, 5 Hz à 5 MHz, sortieTTL

THANDAR

BK 820 ique portatif 0,1 pF à 1 Farad 10 gammes 0,5 % BK 830 numérique et portatif 10 gammes - 2000 points 0,1 pF à 200 Mili FARAD 0,2 % 3370 F

ALIMENTATIONS REGLABLES

			Ga	Iva	
Référence	Tension	Courant	1	U	Prix
CDA 9215	1-15 V	2.5 A	0	0	315 F
AL 745 AX	0-15 V	0-3 A	0	0	521 F
PS 142-5	5-14 V	2,5 A	0	0	415 F
AL 388	3-15 V	5 A	0	0	555 F
AL 812	0-30 V	0-2 A	0	0	640 F
AL 781	0-30 V	0-5 A	0	0	1482 F
AL 792	± 5 V	1-5 A	N	N	652 F
	± 12V	1 A			
AL 823	± 0-30V 0-60V	5 A	0	0	2965 F


ALIMENTATIONS FIXES

Référence	Tension	Courant	Prix
AL 811	3-4 , 5-6 V	1 A	195 F
AL 786	5 V	3 A	237 F
A5 12-1	12,6 V	1 A	183 F
AL 784	13,8 V	3 A	237 F
AL 785	13.8 V	5 A	355 F
BRS 35	13.8 V	10 A	590 F*
AL 821	24 V	5 A	711 F

ALIMENTATION SECTEUR UNIVERSELLE 220 V 3-4.5-6-7.5-9-12 Volts

300 mA 500 mA 1 A 39 F 59 F 98 F



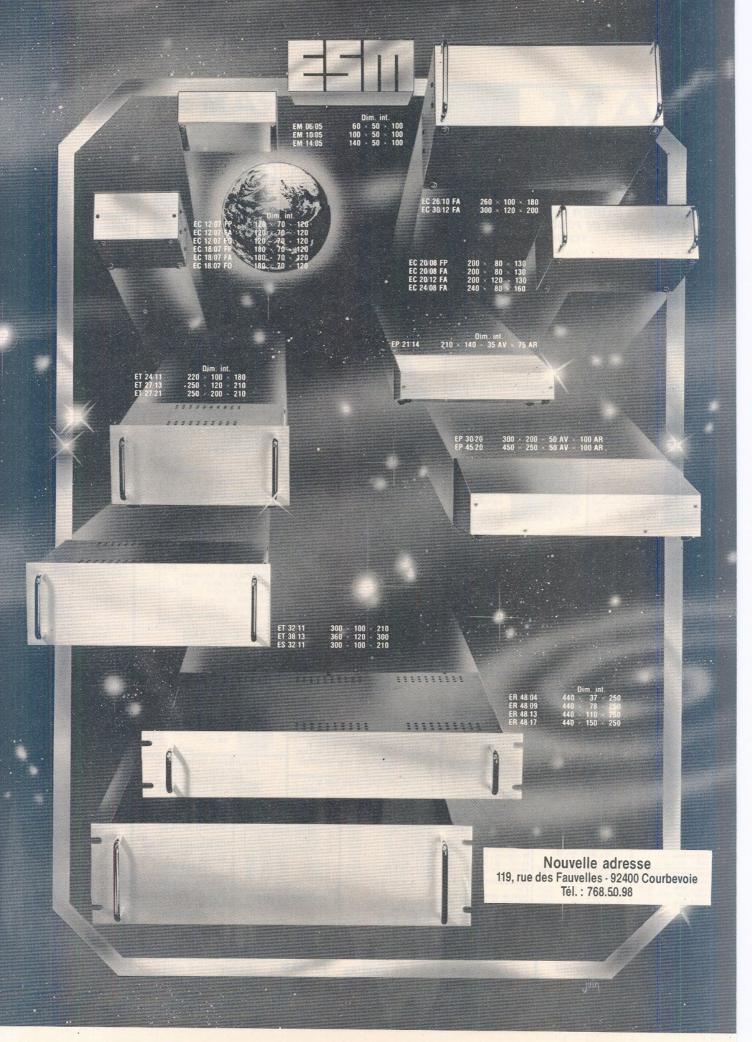

PROMOTION LIMITEE

AFFICHEUR HD 1131 R

Hauteur 13 mm - Anode commune 12 F à l'unité - 40 F par 4 pièces. Prix franco

MEMOIRES

ANTIVOL MOTO

IN.B

CT26

VU-METRE STEREO A LED. indi-

LES CIRCUITS

NOUVEAU KIT RAM

PETITE SIRENE CYLINDRIQUE Ø 36 mm L:85 mm. ALIMENTATION 12 V. CONTACT à mer-cure. TEMPORISATION Réglable. INTERRUPTEUR MARCHE-ARRET. Voyant led L'ensemble en kit. très simple à monter y compris

HORLOGE PARLANTE A AFFICHAGE DIGITAL

- Programmation - Alarme, compte à rebours. COMPLET en coffret . .650 F + port 35 F

ulable

.40,00 CIRCU .50,00 RC .87,00 CA 3161 25,00 CA 3162

CIRCUITS

BOUTIQUE

Liste des prix gratuite. Envoi contre une enveloppe timbrée

TOUS LES COMPOSANTS ACTIFS ET PASSIFS **TOUTES LES GRANDES MARQUES EN MESURES:** BECKMAN - CDA - HAMEG - METRIX





TOUS LES «KITS TSM» SONT **EN VENTE A PARIS CHEZ**

131, boulevard Diderot, 75012 PARIS - Métro: NATION **AUX PRIX TSM**

ENVOIS POSSIBLES PAR CORRESPONDANCE FORFAIT PORT 20 F (KIT)

NOUVEAU .

COMPTEURS MINIATURES «HENGSTLER»

MINI-COMPTEUR D'IMPULSION

Echelle photo 1,6 6 chiffres - consom-mation 100 mW durée d'impulsion 50 mW.

Dimensions
30 x 25 x 12 mm

16 9 6 6 9 6

COMPTEUR HORAIRE 7 CHIFFRES Echelle photo 1,6

CONDENS. CHIMIQUES FORTES VALEURS

ALLUMAGE ELECTRONIQUE

TOUT MONTE : 205 F + port 10 F

Affichage
99,999,99 heures.
Base de temps
électronique.

Dimensions
 40 x 30 x 12 mm

TS 63 V 80 V 25 V 100 V 160 V 25 V 40 V

Prix 65 F 65 F 65 F 80 F 80 F 95 F 100 F 100 F

en « KIT »

AUTO-MOTO en 12-volts, etc. nie d'essence. Amélio marrages par temps f

Prix 145 F + Port 12 F Prix 210 F + port 12 F

TRANSFO-TORIQUES



EXPEDITION EN PORT DÛ

Mandat, chèque ou C.C.P. 11-803-09 A
PARIS, à la commande.
Pas de commandes inférieures à 50 F
Port : composants, condens, ajustables, coffrets
Spécial CB de 50 à 100 F : 15 F, de 100 à 300 F : 25 F
Envois contre-remboursement possibles

470 VA: 398 F . 560 VA: 452 F . 680 VA: 513 F

PROGRAMMATEURS 220 V

Commandés par un petit moteur synchrone 220 V/2 W, permettant d'établir ou de couper le cou-rant aux heures choisies. Notice sur demande. Modèle FT journ. FTU
Modèle FW hebdo
Modèle Theben journ.

Modèle Theben journ.

Prix: 220 F + port 15 F
Prix: 165 F + port 15 F

THERMOSTAT

D'AMRIANCE

Prix: 95 F + port 15 F

T 5000. Dim. 80 x 80 x 50 mm.

Prix: 64 F + port 15 F

T 1011 U. Même modèle mais avec

FERS A SOUDER ~JBC~
Fer à souder, 15 W, 220 V avec panne longue durée ... 115,00 F Fer à souder 30 W, 220 V avec panne longue durée ... 100,00 F Support universel ... 61,50 F

panne longue durée 10,00 F Support universel 61,50 F Panne longue durée 24,50 F Pince pour extraire les circuits Intégrés 73,70 F Panne pour dessouder les circuits intégrés DIL 158,50 F + Port 8,50 F

MODELE N° 2. Avec relai incorporé, commande du tableaû de bord par interrupteur avec voyant lumineux permettant de passer de l'allumage électronique à l'allumage normal. KIT COMPLET: 185 F + port 10 F TOUT MONTE: 240 F + port 10 F

SEM .90,20 F .90,20 F .83,20 F .85,20 F Submin, 220 V, 15 W . Submin, 220 V, 25 W . Eurosem, 220 V, 32 W Eurosem, 220 V, 42 W SOUDURE 60%, 10/10° bobine de 100 g : 26,00 F - 250 g : 60 F

COFFRETS MMP / PM 110 (117 x 75 x 64) 115 (117 x 140 x 64) 116 (117 x 140 x 64) 116 (117 x 140 x 144) 220 (220 x 170 x 64) 221 (220 x 140 x 84) 222 (220 x 140 x 114) 173 LPA: 110 × 67 × 37 mm Avec logement pile

COFFRETS «TEKO» PLASTIQUE RECTANGULAIRE: +

PLASTIQUE PUPITRE gris : + port 8,50 F Façade alu anodisé L x P x H x h 362 (160 x 95 x60 x 40) . 35,00 F 363 (215 x 130 x 75 x 45) 57,00 F 364 (320 x 170 x 85 x 50) 95,00 F Coffrets pour affichages digitaux Drange - noir ou gris. Façade plexi

21,00 F 35,00 F 50,00 F

D13 (150 x 135 x 55) . D14 (180 x 155 x 58) .

RAM SARI au capital de 300 000 F RADIO - APPAREILS DE MESURE 131, boulevard Diderot, 75012 PARIS Métro: NATION - Tél. 307.62.45

PAS DE CATALOGUE

SKRA

AUTOTRANSFO VARIABLES MODELES NUS POUR TABLEAUX



IVOLTS (246 F + port 35 F 337 F + port 38 F 516 F 0-250 3 337 F + port 38 F 0-250 5 516 F ENVOI EN 0-250 8 655 F ENVOI EN 0-270 13 849 F PORT DU MODELES DE TABLES EN COFFRETS avec inter, fusibles, bornes de sortie

POTENTIOMETRE «BOURNS»

Modèle 3006 15 lours

Puissance 0,75 W

Resistance standard
10-20-50-100-200-500 Ω
200-500 ΚΩ 1 et 2 ΜΩ pièce 8,001

POTENTIOMETRE A.III0***

wPIHERI» modèle PT10

Pas de 2,54, montage vertical ou horizontal (à préciser).

100-220-470 Ω • 1-2,2-4,7-102-22-47 ΚΩ • 100-220-470 Κ • 1 et 2 ΜΩ.

....2,00^F

95 F

45 F 65 F

. 210 F

105 F 145 F

+ port 10 F

CHEZ RAM

ANTENNES

ET ACCESSOIRES

CB

CHARGEUR UNIVERSEL

Tous types d'accus y compris Prix 140 F + port 10 F

CT80 Modèle CT80. Prix pièce ... M = Monté K = kit LES KITS RAM ALIMENTATION STABILISEE 12 V. 1 A ALIMENTATION STABILISEE 5 V.

Modèle CT26

POTENTIOMETRES

BOUTON

COMPTE-TOURS

10 TOURS

Modèle 3540 - 10 tours Puissance 2 watts Résistances «standard» 500 Ω - 1-2-510-20 50-100 ΚΩ

AMPLI AM 383. Alim. 8 V 2 W. 12 V 4 W, 15 V, 6 W. Mono sortie 95 F que le niveau de sortie avec 12 rangées de leds (2 F pièce) . . PREAMPLI POUR MICRO magnéavec e) . . 105 F 4 11.

VARIATEUR (gradateur) de vitesse. Adaptables sur tous appareils en 220 V, 2000 W maxi

VARIATEUR (gradateur) de vitesse. Idem modèle ci-dessus, 500 W maxi 47 F 50 F 38 F MODULATEUR de lumière 1 voie PLATINE D'ALARME, temporisée en entrée, sortie et alarme. sortie sur relais 7 A. Alim 12 V VOX CONTROL. Allume 1 ou plu-70 F sieurs lampes au son de la voie et de la musique. Livre complet avec coffret

par

wee micro incorporé
avec micro incorporé
TEMPORISATION de 3 secondes à
3 H en 2 gammes. Alim. 12 V ... 156 F
TEMPORISATION de 1 sec. à
3 minutes. Alim 12 V ... 95 F
CHENILLARD 7 voies programmables. Vitesse réglable. 1200 W par
voie ... 216 F 292 F SIRENE SVI électronique 5 W. Ré

glage de puissance, modulation grave et aigue, tonalité séparée. Alim. 12 V COMMUTATEURS Rotatifs. Butée réglable
1 circuit 12 positions
2 circuits 6 positions
3 circuits 4 positions
4 circuits 3 positions 16,00 F 16,00 F 16,00 F 16,00 F

BLOCS SECTEUR 110/220 V Sortles: 3-4,5-6-7,5-9-12 V. 300 mA inverseur de polarités avec adaptateur en croix: 49 F + port 10 F

BLOC SECTEUR 220 V polarité 1 Amp : 110 F + port 10

30 00 F

CONNECTEURS

CHARGEUR 4 ACCUS R6 Prix 75 F + port 10 F >>0000000c) Mále femelle capot 15,00 18,00 17,00 20,00 24,00 18,00 22,00 26,00 19,00

15 contacts. 25 contacts. MACHINES A GRAVER

TUBE **ULTRA VIOLET**

OUTILS DE DECOUPES

6 OUTUS

Différent diamètre, 16, 18, 20, 25 30 mm + 1 alésoir de 3 à 12 mm

+ port 17 F

PLAQUES PRESENSIBILISEES
Epoxy 200 x 300 mm
Simple face ... 85 F + port 8 F
Double face ... 101 F + port 8 F MECANORAMA

La confiance quoi !

FERME : DIMANCHE ET JOURS FERIES OUVERT : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 Le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 à 18 h 30. SIRENES





SPA2, chambre de compression avec modulateur. Alim. 12 V, 12 W. 1 A, 110 dB à 1 m.

Prix210 F + port 25 F MINITEX. Sirène à turbine. Alim. 12 V. 0,9 A. 110 dB à 1 m. Prix90 F + port 12 F

CHAMBRE DE COMPRESSION

Chambre de compression LA2. Puissance 15 W abs.

Prix95 F + port 12 F

BATTERIES SECHES

(Pour alarme par exemple) 12 V - 6 AH de capacité.

...... 283 F + port 25 F

OUTILLAGE PORTATIF POUR ELECTRONICIEN MINI PERCEUSE TURBO 4

22 à 100 W - 22000 t/mn Arbre monté sur roulements ELLE EST FORMIDABLE! Alimentation: 18 V max Prix 238 F + Port 28 F

SCIE CIRCULAIRE



Alim. 12 à 18 V. Puissance 100 W. Protection lame. Guide de coupe gra-dué. Plateau 160 x 120. Interrupteur marche-arrêt.

250 F + port 28 F

TRANSFO POUR PERCEUSE TURBO 4 et SCIE

48 VA avec variateur de vitesse 4 positions. Prix 225 F + Port 28 F

SUPPORT POUR PERCEUSE

TURBO 4
ORIENTABLE - PRECIS COMMANDE A CREMAILLERE
Prix 196 F + Port 28 F

PERCEUSE TECHNILOR BATTERIE RECHARGEABLE INCORPOREE

2 h d'autonomie à 90 W Prix 360 F + Port 28 F

> UNIQUE CHEZ RAM! convertisseur de tension

PUISSANCE : 600 W
GENERE : 220 V alternatif à partir d'une
batterie 12 V • Equipé d'un chargeur de
batterie • Protégé côté 220 V et coté 12 V •

Prix: 4450 F Envoi en port dû

MANIPULATEURS SIMPLE CONTACT

Course.
Prix 32 F + port 8,50 f
Modele 2. Professionnel avec
réglage de leu.
Prix 70 F + port 8,50 f
BUZZER. 6 ou 12 V (à préciser) 19 F + port 4,50 RAM spécialiste des

TUBES ELECTRONIQUES **DEPUIS LONGTEMPS** QUELQUES EXEMPLES Prix


Prix EL .15 F .20 F 20 F 95. 25 F 183 25 F 300 25 F 300. ECL 18 F 80... 15 F 81... 25 F 82... 25 F 85... 25 F 86... 184... 15 F EL 15 F 504... 18 F 508... 15 F 509... 15 F 519... 25 F GY 802... .25 F 125 F ...20 F

POUR TOUS LES AUTRES TYPES

VENTE EN GROS ET 1/2 GROS Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 20 h Remise aux revendeurs et installateurs EXPORT VENTE HORS TAXES (15 %) - CARTE BLEUE - CRÉDIT 3 à 60 mois ± 13 % l'an 32, rue Louis-Braille, 75012 PARIS - (1) 342.15.50 + - Métro: Bel-Air - Bus 62 Prix TTC - T.V.A.: 18,60 % incluse - SONO T.V.A 33,33 % incluse **PROGRAMMATION** 7,20 F 7,00 F 5,00 F 17,00 F 16,00 F 7,00 F 6,00 F 16,00 F 12,00 F CD 4013 CD 4015 CD 4016 CD 4020 . 22.00 F MC 1496 22 F 40 F D'EPROM LM 324 LM 356 LM 357 10,00 F 12,00 F TBA 810 9,00 F EQ 2716 EQ 2732 TCA 900 6.00 F À L'UNITÉ EQ 2764 160 F 13,00 F TDA 970 44.00 F LM 360 100.00 F MICRO CD 4076 TDA 1034 24,00 F 4,50 F TDA 1034 6,00 F TDA 2593 3,00 F TDA 4560 60 F Z 8000 Disponible 15 00 F 7 80 P 10 60 F 15,00 F CD 4528 62,00 F CD 4584 40 F 68000 Disponible LM 741 EF 6821 Quartz 3, 2768 MHz CHIMIQUE: 63 V 1,20 F 1,20 F TRANSISTOR 2,00 F 6,00 F 3,00 F 5,00 F 0,60 F 160 V 2,20 F 2,50 F 3,00 F 3,50 F 4,40 F 5,00 F 6,00 F 7,00 F 7,50 F 2 N 3055 100 V 2 N 3904 1 NF à 100 1.20 F 4,00 F 1 μF . 1,50 F 0.60 F 1,5 2,2 4,7 10 22 47 100 2 N 3906 Opto coupleur 6,00 F 1.40 F 5.00 F BC 557 BD 136 BD 137 BD 241 B, C BD 242 B, C BUy 69 A 1.40 F 6.00 F 0,60 F 3,00 F 4,00 F 5,00 F 5,00 F 26,00 F 1,40 F 1,70 F 1,70 F 1,70 F 2,00 F 2,50 F 4,50 F 7,60 F 4,50 F 6,00 F 1,20 F 1,80 F 1,80 F 1,80 F 2,20 F 3,60 F 1,20 F 1,60 F 1,60 F 1,60 F 5,00 F 5,50 F 8 90 F SPECIAL PHOTO 25,00 F 12,00 F 220 470 Lampe 150 J Pont 4 A 200 V Pont 5 A 200 V Pont 10 A 200 V Pont 25 A 400 V Pont 35 A 400 V 9,50 F 15,00 F 25,00 F 29,00 F 49,00 F 1,60 F 3,00 F 10 F 9,00 F 30,00 F DIAC 2,20 F Inter 2 positions 8,00 F 4,00 F Support TOUS LES CONNECTEURS FILS EN NAPPES DISPONIBLES A VOS DIMENSIONS. SERTISSAGE GRATUIT. R.C.A. 1.50 H FIBRE OPTIQUE SYNTHETIQUE 2.00 F 3,00 F 5,00 F 100 mètres 100 mètres 4,00 Ø 1 mm : 1 mètre . . Ø 1,5 mm : 1 mètre 7.00 F 100 mètres 399 F 7,00 F Fibre laser Silice Silicone 600 microns : 40 F le mètre - Vente en gros - Pose de connecteur -Spécial HiFi . 1 K. 10 K. 100 K. 1 MΩ 5 F Vente de line driver et multiplexeur opto TIRAGE DE VOS CIRCUITS IMPRIMÉS D'APRÈS MILARD À L'UNITÉ : 30 MINUTES Demande du tarif général H.T. 🗆 T.T.C. Joindre 5 timbres à 2 F NOM **ADRESSE** VILLE CODE POSTAL





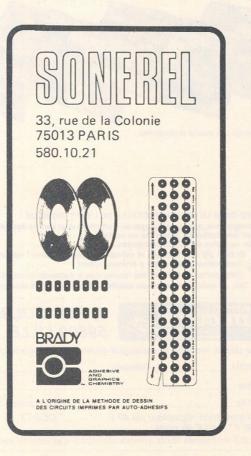

Arouié SAINT-SARDOS 82600 VERDUN SUR GARONNE **2** (63) 64.46.91 composonis PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT DES SUPER-LOTS DE COMPOSANTS NEUFS A DES SUPER PRIX! N* 003 LEDS rouges 8 3 les 10 _____ N* 005 LEDS rouges 8 5 les 10 _____ N° 034 Photodiodes BPW 34 les 2 _____ _____ 24,00 F N° 334 C.I. LM 334 Z; TDB 0134 SP les 2 ___ N° 050 AFFICHEURS 0350 AC 13 mm les 2 _____ N° 060 AFFICHEURS 0350 CC 13 mm les 2 _____ Nº 335 CT'LM 335Z: TDB 0135 SP les 2 ____ 24,00 F N° 420 C.I. Timer: 555 les 5 N° 424 C.I. LM 324 les 2 N° 430 C.I. ampli 0P: 741 les 5 N° 440 C.I. Ampli 7 W TBA 8105 les 2 N° 458 C.I. Oubble Ampli 0P: LM 1458: les 2 N° 470 C.I. TDA 7000: 105 Régulateurs 1,5 A : 7805 les 3 112 Régulateurs 1,5 A : 7812 les 3 117 Régulateurs 1,5 A : LM 317 les 2 120 Régulateurs 2 A : L 200 les 2 123 Régulateurs 2 A : L 200 les 2 N° 504 Diodes: 1N 4004 les 10 N° 507 Diodes: 1N 4007 les 10 N° 548 Diodes: 1N 4148 les 20 N° 555 Diodes ZENER BZX 55 C 5.6 V les 10 N° 559 Diodes ZENER BZX 55 C 9.1 V les 10 N° 570 Diodes ZENER BZX 55 C 10 V les 10 N° 572 Diodes ZENER BZX 55 C 10 V les 10 5,00 F N° 216 CMOS : 4016 B les 2 _ N° 217 CMOS : 4017 B les 2 _ N° 227 CMOS : 4017 B les 2 _ N° 220 CMOS : 4028 B les 2 _ N° 220 CMOS : 4028 B les 2 _ N° 225 CMOS : 4028 B les 2 _ N° 225 CMOS : 4028 B les 2 _ N° 227 CMOS : 4028 B les 2 _ N° 229 CMOS : 4028 B les 2 _ N° 230 CMOS : 4028 B les 2 _ N° 230 CMOS : 4038 B les 2 _ N° 230 CMOS : 4048 B les 2 _ N° 240 CMOS : 4048 B les 2 _ N° 240 CMOS : 4048 B les 2 _ N° 240 CMOS : 4048 B les 2 _ N° 240 CMOS : 4048 B les 2 _ N° 240 CMOS : 4048 B les 2 _ N° 240 CMOS : 4048 B les 2 _ N° 240 CMOS : 4048 B les 2 _ N° 240 CMOS : 4048 B les 2 _ N° 240 CMOS : 4048 B les 2 _ N° 250 CMOS : 4049 B les 2 _ N° 250 CMOS : 4049 B les 2 _ N° 250 CMOS : 4048 B les 2 _ N° 250 CMOS : 40 N* 610 Transistors: 2 N 1711 les 10 _ N* 620 Transistors: 2N 2222 A les 10 N 530 Transistors: 2N 2907 les 10 N* 630 Transistors: 8C 307 B les 20 _ N* 640 Transistors: 8C 307 B les 20 _ N* 640 Transistors: 8C 307 B les 20 _ N* 650 Transistors: 8C 547 B les 20 _ N* 650 Transistors: 8C 557 B les 20 _ N* 670 Transistors: 8F 494 les 3 _ _ 23,00 F 16,50 F 18,00 F 11,00 F 11,00 F 11,00 F 11,00 F 3,90 F 9,20 F N* 810 Cond. MKH B 32510 : 10 nF les 10 ... N* 820 Cond. MKH B 32510 : 100 nF les 10 ... N* 830 Cond. MKH 1 - 2,2 - 4,7 - 10 - 22 - 47 ... 100 - 220 - 470 nF lµF 5 de chaque... N* 250 CMOS: 4050 B lies 2. N* 266 CMOS: 4056 B lies 2. N* 271 CMOS: 4051 B lies 2. N* 271 CMOS: 4071 B lies 2. N* 272 CMOS: 4073 B lies 2. N* 273 CMOS: 4073 B lies 2. N* 275 CMOS: 4073 B lies 2. N* 275 CMOS: 4076 B lies 2. N* 275 CMOS: 4077 B lies 2. N* 275 CMOS: 4078 B lies 3. N* 282 CMOS: 4082 B lies 3. N* 282 CMOS: 4082 B lies 2. N* 316 CMOS: 4511 B lies 2. N* 316 CMOS: 4511 B lies 2. N° 900 QUARTZ 0.032768 Mhz les 2 N° 903 QUARTZ 3.2768 Mhz les 2 N° 910 QUARTZ 10 Mhz les 2 272 CMOS; 4072 B les 2 273 CMOS; 4073 B les 2 275 CMOS; 4075 B les 2 277 CMOS; 4075 B les 2 278 CMOS; 4076 B les 2 281 CMOS; 4081 B les 3 282 CMOS; 4082 B les 2 293 CMOS; 4083 B les 2 311 CMOS; 4511 B les 2 316 CMOS; 4518 B les 2 24,00 F N* 950 RÉSISTANCES 5% - 1/4 W série E6 de 10 Ω à 1M Ω : 10 de chaque soit 310 pièces . 27,90 F

PROFESSEURS - ENSEIGNANTS

•

CONDITIONS DE VENTE : Palement à la commande + 25 F de frais de PORT et D'EMBALLAGE. Nos PRIX sont T.T.C. Expéditions en RECOMMANDÉ SOUS 24 HEURES du matériel disponible. FRANCO au-dessus de 350 F.

LE CIRCUIT IMPRIMÉ FRANÇAIS

12, rue Anatole-France 94230 CACHAN

sera présent au

Salon Educatec 84

(Porte de Versailles)

stand B409



Dans cette dernière partie consacrée à la liste des satellites de télécommunications et de télévision directe ou semi-directe retransmettant des programmes TV nationaux comme par exemple le Zaïre, le Brésil ou le Soudan... et privés, TV 5, Sky Channel, Télé-Club..., nous verrons le positionnement et les caractéristiques des engins spatiaux placés entre 13 et 83° est, qui sont théoriquement visibles depuis un site proche le la longitude 0° (France).

A titre d'information nous vous rappelons que la première partie est parue dans Radio Plans N° 443 du mois d'octobre 1984 et la seconde dans le N° 444 du mois de novembre 1984.

Afin d'informer plus particulièrement nos nombreux lecteurs domiciliés en Afrique ou dans les territoires d'Outre-Mer, sur les possibilités de réception offertes par d'autres satellites, nous produisons à cet effet une illustration précisant le positionnement de tous ces autres engins spatiaux en service, en arrêt momentanné, ou en projet, émettant en bande C et KU.

Serge NUEFFER

Technique

						LON	GITU	DE ES	T DE	13° –	→ 32°			
ET DE TÉLÉVISION	OBSERVATIONS		— TVDS — TELECOM	— TELECOM — TV	— TELECOM — AFFAIRES	— TELECOM — AFFAIRES	— TELECOM — TV	— TELECOM — AFFAIRES	— TVDS — TELECOM — AFFAIRES	— TELECOM — TV	— TVDS — TELECOM/AFFAIRES	— TELECOM — AFFAIRES	— TVDS — TELECOM/AFFAIRES	pu —
TÉLÉCOMMUNICATIONS	P.I.R.E.	dBW	> 60 = 40		≅ 40	≥ 40	= 40	41	> 60		> 60	41	> 60 = 40	
JNIC		>15	20/40								14 20/30		14 20/30	
Z		14			×	×	×		×				×	×
N		12	_×	16 18		1 B	47, 10		-×-	ne is	-×		×	×_
C	ENCE	7 11			×	×	×		×					
É	FRÉQUENCES EN GHZ	9		×	×	×		×	^			×	×	
	Ľ.	4	T. Kuff	×	×	×	DR. II	×		×	×	×	×	
DE		3	LANE P	THE P	F0.0 P.			×		×	×	×		
RES		7												
S GÉOSTATIONNAIRES	ORIGINES		— ITALIE — CSG (F)	— NIGÉRIA	— ISRAEL	— ISRAEL	— ARABIE SÉOUDITE	— Consortium pays ligue Arabe — CSG(F)	— LUXEMBOURG — SLS	— NIGÉRIA	— RFA — CSG (F)	— Consortium pays ligue Arabe — CSG (F)	— RFA — CSG (F)	— FRANCE — CSG (F)
SATELLITES	IDENTIFICATION		ITALSAT	NAT SYSTEM	AMS 1	AMS 2	SABS	ARABSAT	9 709	NAT SYSTEM	DSF 1	ARABSAT	DSF 2	SATELLITE-VIDÉO
TE DES	DATE DE MISE EN	SERVICE	82//88	d	98	87	85	85	А	u <mark>d-</mark> Mβ	d d	98	Ь	Ь
LISTE	LOCALI- SATION		13	14	15	15	17	19	19	20	23	26	28	32

Technique


					L	ONG	ITU	DE E	ST	DE 3	5° –	> 58°					
— TELECOM — TV	— TELECOM — TV	— TELECOM — TV	— TVDS	— TELECOM — TV	— TVDS	— TELECOM — TV	— TELECOM — TV	— TELECOM	— TELECOM — TV	— TELECOM — TV	— TELECOM — TV	— TELECOM — TV	— TELECOM — TV : TV d'Oman 🕲	— TELECOM — TV	— TELECOM — TV	1" chaîne de TV russe en UHF canal approximatif C(52) Bande V (FM)	Satellite de retransmission de programmes TV russes TELECOM
Median St. State (Missilla			09 <		09 <	285					1.5274	-1453	19	17/23		N™ 8p09	
			×		×	×			×		×	×		×	×	28 1	
			×		×	×			×		- >4	×		×	×		
×	×	×		×			×			×	×	1 ×	×	×	×	7	×
×	×	×		×		the _	×	×		×	×		×	×	×		×
				^			^	1,5		^	^			^	^	718	×
— URSS — PLE/BAÏ	— URSS — PLE	— URSS — PLE	— PAKISTAN	— URSS — PLE	— PAKISTAN	— URSS — PLE	— URSS — PLE	— URSS	— URSS — PLE	— URSS — PLE	— URSS — PLE	— URSS — PLE	— INTELSAT — ETR (E.U)	— INTELSAT — ETR (E.U)	— INTELSAT	— URSS	— URSS
PROGNOZ 3	STATIONAR 2 RADUGA 11	STATIONAR 3 RADUGA 9	PAKSAT 1	STATIONAR 12 RADUGA	PAKSAT 2	СОПТСН Р2	STATIONAR 9 RADUGA	VOLNA 3	100тсн 2	STATIONAR 5 RADUGA	GORIZONT	голтсн з	INTELSAT 4A F2	INTELSAT 5F1	INTELSAT 5A	EKRAN 6	VOLNA
۵	82	81	Ь	٩	А	Ь	а	А	а	۵	85	۵	92	81	۵	80	Ь
35	35	36	38	40	41	45	45	45	53	53	53	99	22	125	57	58	58

59


<u>Technique</u>


				LO	NGIT	UDE E	ST D	E 60°	→ 83	3° FIN			Contract Name
OBSERVATIONS		— TELECOM — TV	— TELECOM — TV (infos 24)	— TELECOM — TV	— TELECOM — TV	— TELECOM — TV : échanges programmes vidéo canal (2)	— TELECOM — TV	— TELECOM — TV	— TELECOM — TV : 1 répéteur	— TELECOM — METÉOROLOGIE — TVDS: 6 répéteurs	— TELECOM — TV : 6 répéteurs	— TELECOM — TV : 6 répéteurs	INTELSAT : Organisation Internationale des télécommunications par satellites
P.I.R.E.	dBW	17/23	≈ 20	≈ 20	17/23	17/23	≈ 20	≈ 20	20	32	32	32	INTELSAT : Organisation Internationale des téléco
	>15												on Interr
	12 14	×	×	×	×	×	×	×					yanisati
FRÉQUENCES EN GHZ	7 11	×	×	×	×	×	×	×					T: 0rg
FRÉQU	9	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TELSA
	3 4	×	× ×	× ×	×	× ×	×	×	×	× ×	×	×	≦ :
	7									×			
ORIGINES		— INTELSAT — CSG (F)	— INTELSAT — CSG (F)	— INTELSAT	— INTELSAT — CSG (F)	— INTELSAT — CSG (F)	— INTELSAT	— INTELSAT	— CHINE	— INDES	— INDONÉSIE	— INDONÉSIE	Spatiale Européenne al ouvanais. France
IDENTIFICATION		INTELSAT 5F7	INTELSAT 5F1	INTELSAT 5	INTELSAT 5F4	INTELSAT 5F5	INTELSAT 5	INTELSAT 5	STW 2	INSAT 1A	PALAPA A2	PALAPA A1	Sigles : — BAI : Baïkonour — ASE/ESA : Agence Spatiale Européenne — CSG : Centre spatial guyanais, France
DATE DE MISE EN	SERVICE	83	81	۵	84	83	Д	85	85	82	78	80	
LOCALI- SATION		09	↑09	09	63	63	63	99	02	74	77	83	

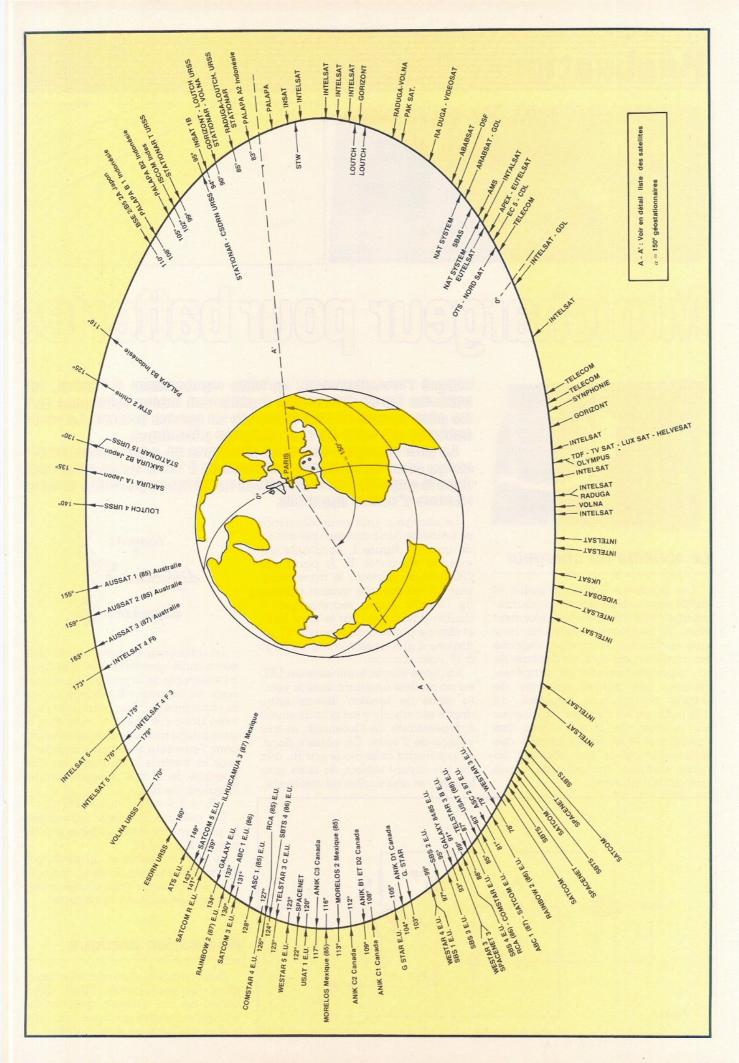EUTELSAT : Organisation Européenne de télécommunications par satellites




Réalisation

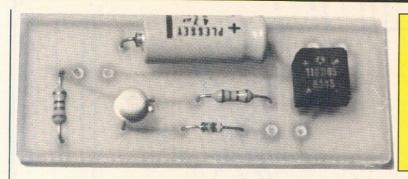

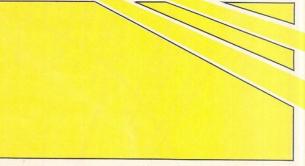

Minichargeur pour batteries

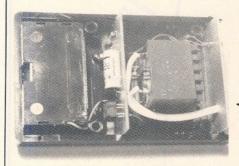

Le schéma du chargeur

Les batteries Cd-Ni normales (il existe des modèles spéciaux pour recharge très rapide) se reforment dans les meilleures conditions, lorsque le courant de charge, exprimé en ampères, est égal au dixième de la capacité donnée en ampèresheures. Les petites batteries de 9 volts offrant une capacité de 110 mAh, on les chargera donc avec un courant de 11 mA. Dans ces conditions, et en tenant compte des différentes pertes qui affectent un cycle complet, la recharge totale demande 14 heures.

Malgré l'investissement qu'elles représentent à l'achat, les batterles Cd-NI deviennent rapidement moins coûteuses que les piles, quand on leur demande un service intensif. La seule astreinte est celle de leur recharge périodique.

Le petit chargeur que nous décrivons tet, a été spécialement conçu pour les batterles miniature de 9 volts, qu'on rencontre dans la majorité des multimètres numériques portaitis, et dans nombre d'autres apparells.

Le chargeur que nous décrivons se présente donc comme une source de courant figure 1, construite autour du transistor T. À partir des 220 volts du secteur, le transformateur TR délivre une tension efficace de 12 volts. Après redressement à double alternance par le pont RED, et filtrage par le condensateur C, on dispose d'une tension continue de 16 à 17 volts environ.

La diode électroluminescente LED est un modèle émettant dans le vert : la chute de tension directe entre anode et cathode y est pratiquement indépendante de l'intensité, et très voisine de 2 volts. On obtient donc, en polarisant cette diode par R1, à la fois un voyant témoin de mise sous tension, et une source de référence.



La différence de potentiel de référence ainsi construite, est appliquée à l'ensemble de la jonction émetteurbase du transistor T (silicium), et de la résistance R₂. Aux bornes de R₂, il reste donc 1,4 volt. On veut que le courant qui traverse cette résistance, donc l'émetteur et le collecteur de T, puis la batterie à charger, ait une intensité de 11 mÅ. Ceci détermine la valeur de R₂:


 $R_2 = 1.4 \text{ volt/ll mA} = 127 \Omega$

On prendra la valeur normalisée la plus proche dans la série à 5 %, c'est-à-dire 120 Ω .

Le dernier élément du chargeur est constitué par la diode D, qui protège le transistor contre une inversion accidentelle de la batterie.

Réalisation pratique

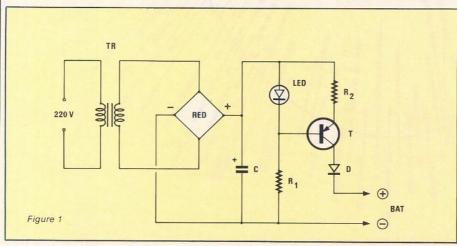Nous avons logé ce mini-chargeur dans un petit boîtier MMP, bien connu de nos lecteurs, avec un logement incorporé pour pile : ici, on y placera la batterie à recharger.



Réalisation



calement dans les glissières prévues à cet effet. Le transformateur, aussi petit que possible (veiller à ce que sa hauteur permette de refermer la boîte), est collé dans le coffret.

Pour le raccordement à la batterie, on utilisera un connecteur à pression, du modèle classique. La face avant reçoit la diode électroluminescente, et le cordon de branchement au secteur. Il ne nous a pas semblé utile de prévoir un interrupteur.

Utilisation du chargeur

Pour les batteries miniatures de 9 volts, cette utilisation découle directement des explications précédentes. Mais on pourra également charger des accumulateurs cylindriques de 1,2 volts, en les rassemblant en série dans un coupleur approprié.

La détermination du courant de charge s'effectue par le choix de R2, dont nous avons expliqué le calcul. Éventuellement, on pourra monter plusieurs résistances, sélectionnées par un commutateur.

R. R.

Nomenclature

Résistances 0,5 watt à ± 5 %

 $R_1: 1 k\Omega$ $R_2: 120 \Omega$

Condensateur

47 μF (25 volts)

Semiconducteurs

RED: pont redresseur 50 volts 100 mA

LED : diode électroluminescente verte

T: 2 N 2907


D: diode 1 N 4148

Transformateur

220 volts/12 volts 1.5 à 3 VA (attention aux dimensions)

Coffret

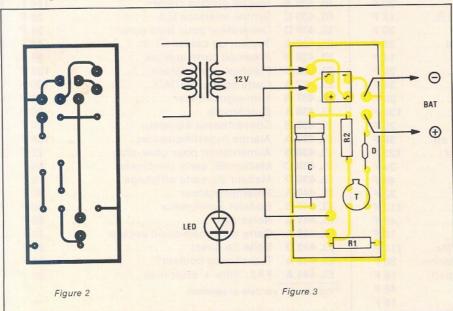MMP référence 1733 LPA (avec logement de pile)



SDRYCD CIRCUITS

Les circuits imprimés dont les références figurent sur cette page correspondent à des réalisations sélectionnées par la rédaction suivant deux critères :

1) difficulté de reproduction,

2) engouement présumé (d'après votre courrier et les enquêtes précédemment effectuées).

Nous sommes contraints d'effectuer un choix car il est impossible d'assurer un stock sur toutes les réalisations publiées. Par ailleurs, cette rubrique est un service rendu aux lecteurs et non une contrainte d'achat : les circuits seront toujours dessinés de façon à ce qu'ils soient aisément reproductibles avec les moyens courants.

Certaines références non indiquées ici sont encore disponible (nous consulter).

Circuit imprimé de ce numéro:

Référenc	es	Article	Prix* estimatif
EL 445 A	Progeprom		65 F

Circuits imprimés des numéros précédents:

Référenc	es Article	estimatif
EL 414 A	Sécurité pour modèles réduits	14 F
EL 414 B	R.I.A.A. 2310	28 F
EL 414 E	Adaptateur 772	
EL 414 F	Alimentation +	18 F
EL 415 C	Inverseur 772	20 F
EL 415 D	Ampli de sortie à 2310	20 F
EL 418 A	Récepteur IR + affichage	
EL 418 C	Platine clavier pour l'émetteur I.R	
EL 419 B	Système d'appel secteur, émet	
EL 419 C	Système d'appel secteur, récept	
EL 419 D	Système d'appel secteur, répét	14 F
EL 421 A	B. Sitter, platine de puissance	20 F
EL 421 B	B. Sitter, platine de commande	24 F
EL 422 G	Platine synthèse Em. R/C	20 F
EL 424 A	Cinémomètre, carte principale	130 F
EL 424 B	Cinémomètre, carte affichage	28 F
EL 424 F	Programmation d'Eprom, carte aff	36 F
EL 425 D	CR 80, platine principale (n° 424)	122 F
EL 425 E EL 426 A	CR 80, carte vu-mètre	24 F
EL 426 A	Interface ZX81	48 F
EL 426 C	Synthé de fréquence ZX81	32 F 112 F
EL 426 D	Clavier (Platine TV)	40 F
EL 426 E	Affichage (Platine TV)	18 F
EL 427 B	Commutateur bicourbe Plat. princ	114 F
EL 427 C	Commutateur bicourbe Alimentation	30 F
EL 427 D	Commut. bicourbe Ampli de synch	16 F
EL 428 B	Carte Péritel	48 F
EL 428 D	Extension EPROM ZX81	18 F

EL 428 E	Ampli téléphonique	24 F
		A STATE OF THE STA
EL 429 A	Carte de transcodage	66 F
EL 429 B	Bargraph 16 LED	66 F
EL 430 A	Ventilateur thermostatique	30 F
	Out the file and DO	
EL 430 B	Synthétiseur RC	50 F
EL 430 C	Tête HF 72 MHz	34 F
EL 430 D	HF 41 MHz	34 F
EL 431 A		
	Alim. et interface pour carte à Z 80	42 F
EL 432 A	Centrale de contrôle batterie	20 F
EL 432 B	Centrale convertisseur	14 F
EL 432 C	Centrale shunt	8 F
EL 432 D	Séquenceur caméra 1	26 F
EL 432 E	Séquenceur caméra 2	36 F
EL 432 F	Milliohmmètre	40 F
EL 433 A	Préampli (carte IR de base)	
		28 F
EL 433 B	Préampli (carte IR codage)	38 F
EL 433 C	Synthé: alimentation	46 F
EL 433 D	Synthé: carte oscillateur	58 F
EL 434 A	Drágonali (carte olima)	
	Préampli (carte alim.)	46 F
EL 434 B	Préampli (carte de commutation)	66 F
EL 434 C	Préampli (correcteur de tonalité)	22 F
EL 434 D	Préampli (carte récept. linéaire)	82 F
EL 434 E	Synthétiseur (carte VCF, VCA, ADSR)	72 F
EL 434 F	Synthétiseur (carte LFO)	32 F
EL 434 G	Mini-chaîne (carte amplificateur)	58 F
EL 435 A	Synthé gestion clavier	114 F
EL 435 C	Synthé interface D/A	38 F
EL 435 D	Générateur pour tests sono	24 F
EL 436 A	Testeur de câbles CT 3	48 F
EL 436 B	Préampli carte logique	
		68 F
EL 436 C	Préampli carte façade	102 F
EL 437 A	Carte codeur SECAM	100 F
EL 437 B	Mini-signal tracer	22 F
EL 438 A	Synchrodia	30 F
	O	
EL 438 B	Convertisseur élévateur	20 F
EL 439 A	Alarme hyperfréquences	156 F
EL 439 B	Alimentation pour glow-plug	22 F
EL 439 C	Meltem 99, carte principale	68 F
	Maltan 00 and afficiency	
EL 439 D	Meltem 99, carte affichage	12 F
EL 440 A	Préamplificateur	30 F
EL 440 B	Booster symétriseur	50 F
EL 441 A	Noise gate	98 F
	Carte de transmission secteur	
EL 442 A	Carte de transmission secteur	34 F
EL 442 B	Boîte de direct	26 F
EL 443 A	Transitoires couleur	14 F
EL 444 A	FA2: filtre + bruit rose	50 F
		30 F
rrais de port:	voir fiche de commande	

200, avenue d'Argenteuil 92600 ASNIERES Ték: 799.35.25

Magasin ouvert du mardi au samedi inclus de 9h à 12h et de 14h15 à 19 h

Commandez par téléphone :

799.35.25 ou 798.94.13 et gagnez du temps.

SPECIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE DEPUIS 9 ANS

EDITION S, GRATUIT ries à 2,10 F

CATALOGUE CONDENSE 2º ED + 1200 articles et 200 photos, G FRANCO CHEZ VOUS : contre 3 timbres

VOTRE REGLEMENT N'EST ENCAISSE QU'APRES EXPEDITION DU MATERIEL

EXPEDITIONS RAPIDES (P et T) sous 2 jours ouvrables du matériel en stock. Commande minimum 40 F+port. Frais de port et d'emballage : PTT ordinaire : 24 F. PTT URGENT : 30 F. Envoi en recommandé : 35 F pour toutes les commandes supérieures à 200 F. Contre remboursement 6France métropolitaine uniquement) : recommandé+taxe : 38 F. DOM-TOM et étranger : règlement joint à la commande+port recommandé. PAR AVION : port recommandé+55 F. (sauf en recommandé : les marchandises voyagent toujours à vos risques et périls).

EXPOSES EN MAGASIN ET GARANTIS 1 AN † 258 KITS

NOTICE DE MONTAGE DETAILLEE JOINTE (LC=avec boîtier)

No. No.
PL 30 Clap-Interrupteur, sortie sur relais
KITS « AMPLI » PREAMPLI » EQUALIZER » PL 16 Ampli BF 2 W / 8 Ω
BI 69 Amali etérén 2 v 15 W QU MONO 3U W 100 F
OK 30 Amnii 8F 4 5 W / 8 Q
OK 34 Amoli RF 10 W / 4-8 \Q

OK 5 Inter a touch control 1200 W	÷
PL 30 Clap-Interrupteur, sortie sur relais 90	ţ
PL 36 Télérupteur 90	٢
KITS « AMPLI - PREAMPLI - EQUALIZER »	
BI 46 Ampli RF 2 W / 8 Ω	F
OV 24 Amoli RF 10 W / 4-8 12	38
PL 91 Ampli-préampli correcteur stéréo 2 × 30 W 330	F
PL 93 Ampli-préampli correcteur stéréo 2 × 45 W 450	F
PL 97 Amplificateur HI-FI 80 W efficaces 290	F
PL 99 Amplificateur guitare 80 W efficaces 390	F
KN 13 Préampli MONO pour cellule magnétique 47	i
KN 14 Correcteur de tonalité mono	i
KW 14 Correcteur de tonatité mono	
2022 Préampli correcteur stéréo	
OK 28 Correcteur de tonalité stéréo 102,90	
2029 Correcteur de tonalité stérée	8
EL 148 Equalizer stéréo 6 voies	1
2052 Equalizer stéréo 10 voies	
PL 62 Vu-mètre stéréo 2 × 6 leds	ı
2011 Vu-mètre mono à 12 leds	8
EL 65 Vu-mètre stéréo à aiguilles 92	9
KITS . EMISSION . RECEPTION .	
COS STATES ON A CO A CAS MUST	

KITS * EMISSION · RECEPTION »	
005 Emetteur FM de 60 à 145 MHz	
P: 300 mV. Portée 8 km. Alim. de 4,5 à 40 V	51
OK 84 Emetteur FM réglable, avec micro 57	.80
Plus 35 Emetteur FM, 3 W de 88 à 108 MHz	140
Micro pastille 26 F Micro électret	16
Antenne télescopique pour émetteurs FM	26
PL 50 Mini récepteur FM + amplificateur	160
KN 46 Min) récepteur FM sur écouteur	75
OK 44 Décodeur stéréo à C.I	6.60
KN 9 Convertisseur AM/VHF, 118-130 MHz	44
KN 10 Convertisseur FM/VHF, 150-170 MHz	47
KN 20 Convertisseur 27 MHz, réception CB	61
OK 122 Récepteur 50 à 200 MHz, 5 gammes	125
KN 17 Oscillateur code morse	46
KN 17 bis Manipulateur code morse	28
OK 100 VEO pour 27 MHz 9:	3,10
OK 167 Récepteur 27 MHz, 4 canaux, LC	255
OK 159 Récepteur MARINE, FM 144 MHz, LC	255
OK 177 Récepteur bande Police, FM, LC	255
OK 163 Récepteur AM, bande AVIATION, LC	255
OK 181 Décodeur de BLU ou CW	125
OK 81 Récepteur PO-GO, sur écouteur	65
OK 165 Récepteur bande CHALUTIERS, LC	255
PL 79 Récepteur FM stéréo, 88 à 104 MHz	260
OK 179 Récepteur OC 1 MHz LC avec ampli BF	255
OK 130 Modulateur UHF, son/image	79
PL 14 Préampli d'antenne 27 MHz	70
KN 45 Préampli d'antenne PO-GO-OC-FM	32
	90
PL 33 Generateur 9 tons pour appels CB	90
PL 23 Emetteur 27 MHz en FM, 1 watt	100
PL 63 Préampli TV. UHF/VHF. Gain 20 dB	110

	PL 63 Presimpli 14. OHF/4HT. Gain 20 GD 1101	
	KITS - AUTO - MOTO >	
	2009 Compte-tours auto-moto à 12 LEDS 133 F	
	2057 Booster 2 × 30 W, alim. 12 volts 230 F	
	UK 877 Allumage électronique à décharge capacitive.	
	Complet avec boitler 399 F	
	OK 46 Cadenceur pour essuie-glace, réglable 73,50 F	
	PL 57 Antivol à ultra-sons pour voiture 190 F	
	PL 32 Interphone moto à 2 postes 160 F	ł
ı	OK 35 Détecteur de verglas 67,60 F	é
ľ	PL 83 Compte-tours digital pour auto 0-9900 T/m 150 F	ŕ
ı	Pt 83 Compte-tours digital pour auto 0-3500 1/m 130 1	ė
ľ	PL 76 Allumage électronique à décharge capacitive 270 F	
ı	OK 20 Détecteur de réserve d'essence à led 53,90 F	2
ı	PL 60 Modulateur, 3 voies à leds pour voiture 100 F	
ŀ	OK 154 Antivol moto avec détecteur de chocs 125 F	
ı	PL 47 Antivol pour voiture temporisé	F
ı	KITS * TEMPS ET TEMPERATURE >	
ı		
	DI 44 Marione digitale hours et minute en 12 v 160 F	

PL 12 Horloge digitale, heure et minute en 220 v. 160 F
EL 128 Horloge digitale, houre et minute en 12 v 124 F
OK 141 Chronomètre digital, 0 à 99 s en 2 gam. 195 F
OK 1 Minuterie 10 s à 5 mm, sortie sur triac.
P 1600 W
PL 43 Thermomètre digital 0 - 99º - 2 afficheurs 180 F
OK 64 Thermomètre digital 0 - 99,9° - 3 affich. 191,10 F
PL 29 Thermostat réglable, 0 à 99° s/relais 90 F
PL 45 Thermostat digital, 0 à 99° s/relais . 210 F
EL 202 Thermostat digital, 0 à 99° 2 mémoires 225 F

1	EL 203 Thermostat digital 0 à 99° 4 mémoires 260	F
П	nt on Thormanatra digital NEGATIF - 50° a 0° 200	r -
	PL 94 Temporisateur digital de 15 à 15 minutes 250	F
	KITS « JEUX ELECTRONIQUES »	
	av a Boulette électronique à 16 LEDS 126,40	F
П	ny an Da alactronique à IFDS	F
L	OV 44 Dile ou face electronique à LEUS 30,20	•
П	ny se sos digital supe 3 atticheurs 1/1,30	r
ı	OV 22 Laborinthe électronique digital	
ı	OK 48 421 électronique à LEDS (7 × 3) 171,50	r
١	KITS « TELECOMMANDE »	
ı	PL 85 Télécommande infra-rouge. Emet. + récept 180	F
	OK 106 Emetteur ultra-sons. Portée 83,30	F
ı	OK 108 Récepteur ultra-sons. Sortie, relais . 93,10	F
	OK 168 Emetteur infrarouges, P.6-8 m	F
	OK 170 Récepteur infrarouges. Sortle, relais 155	F
	Plus 22 Télécom. secteur 1 canal émet. + récep. 170	F
	PL 67 Télécom. 27 MHz, codée, portée 200 m	
	L'émet. + récept. Sortie sur relais, Al. 9V 320	F
	A tanctions Sortie sur relais	F
ı	EL 123 Sablier 3 temps réglables. S/Buzzer 70	F
ı		
	KITS * MESURE ET ATELIER >	E
1	PL 08 Alimentation 3 à 12 V/0.3 A (av. transfo) . 190	-
ı	EL 49 Alimentation 3 a 30 V/1.5 A (av. transfo) . 140	-
ı	EL 209 Alimentation 4 à 30 V/3 A (av. transfo) 210	
I	PL 66 Alimentation digitale Volts et Ampères	E
1	réglable 3 à 24 v/2 A (avec transfo.)	E
1	2033 Allmentation protégée 5 V/1 A (av. transfo.) 145	F

ı	PL 08 Alimentation 3 à 12 V/0.3 A (av. transfo) . 190
	El 49 Alimentation 3 à 30 V/1.5 A (av. transfo). 140
	F1 209 Alimentation 4 à 30 V/3 A (av. transfo) 210
	pi se Alimentation digitale Volts et Ampères
	riginable 3 à 24 v/2 à faver transfol 280
	2033 Alimentation protégée 5 V/1 A (av. transfo.) 145
	2034 Alimentation protégée 5 V/4.5 A (av. transfo) 263
	PI 4B Convertisseur de 12 en 220 V/40 Watts 100
	PLAS Convertisseur de 6 en 12 V/ 25 Watts 170
	OK 30 Convertisseur de 12 en 4.5-6-7.5-9 V/0.3 A 67,60
	KS 490 Chargeur batt, CdNK 1 à 15V/max, 0,15A 198,70
	KN S Mini Injecteur de signal
	UK 220 Injecteur de sional complet. LC 121,68
	HR 406 Signal-Tracer complet. LC 625,70
ı	HK S64 Sonde Inginue complete, LC 198,70
١	IIK 562 Controleur de transistors, complet. LL 353,40
ı	OK 57 Testeur de semi-conducteurs à LEDS 53,90
	OK 127 Point de mesure maxi 1 MΩ et 1 μF 136,20
	OK 86 Fréquencemetre 0-1 MHz, 3 afficheurs 244
	EL 201 Fréquencemètre 0-50 MHz, 6 afficheurs 375
	PL 61 Capacimètre digital 1 à 10 000 μF 230
	PL 56 Voltemètre digital de 0 à 999 V 186
	OK 122 Géné BF 1 Hz - 400 KHz, 3 signaux . 273,40
	EL 51 Gené signaux carrés 1Hz à 2 MHz 80
	EL 174 Traceur de courbes pour oscilloscope 185
	OK 117 Commutateur 2 voies pour oscilloscope 155,80
	PL 44 Base de temps 50 Hz à quartz 90
	KITS - MUSIQUE +
	PL 04 Instrument de musique 7 notes 70
	ne se tribuna de de la como Ton/m

LF 44 0000 00 tembe no ur a degree		
KITS - MUSIQUE *		
PL 04 Instrument de musique 7 notes	70	1
PL 02 Métronome réglable 40-200 Top/m	50	ŧ
PL 49 Bruiteur électronique réglable + ampli	220	ì
PL 58 Chambre de réverbération à ressort	198	Í
PL 59 Truqueur de voix réglable	100	í
OK 76 Table de mixage stereo 4 entrées 2	260	á
PL 68 Table de mixage stéréo 16 entrées	444	ď
EL 118 Préécoute pour table de mixage	, 114	
PL 31 Préampli pour guitare	. 50	
OK 88 Trémolo électronique réglable	. 97	
OK 143 Générateur 5 rythmes réglable	279	
KITS . TRAINS ELECTRIQUES .		
OK 52 Sifflet automatique pour train	73,50	
OK 53 Bruitage et sifflet pour loco à vapeur 1	22,50	
OK 77 Bloc système électronique	83.30	
OK 11 BIOC Systems electromique	25 00	

0 K	155	Variateur de vitesse automatique 125,00
KIT	s .	ALARME ET SECURITE »
PL.	18	Antivol maison ent./sortie temporisées 100
OK	78	Antivol ent. temp. et instant. Sort. tempo 160
PL '	78	Antivol 1 ent. tempo + 2 instant. Sort. tempo 140
OK	80	Antivol simple sertie temporisé 87,20
	160	
	20	
PL	80	Sirène réglable 10/12 W/8 Ω 100
KN	40	Sirène réglable 15 W/8 Ω ou 24 W/4 Ω 117
OK.	140	Centrale antivol 6 entrées + tempo + fests 345
PI	54	Temporisateur réglable 10 s à 2 mn 100
Ch:	ambr	re de compression 15 W/8 Ω
. 1	15	IT: 6,50 F - ILS 1 RT: 14 F - AIMANT: 2,50
. 1	18 1	MOULE (le jeu) : 33 F . Contact -de choc : 36
. 0	iran	e MINITEX 12 V - 106 dB/1 mètre 84,50
. 9	irèn	ne Américaine 12 V - 108 dB/1 metre 219
PI	27	Détecteur de gaz. Sortie/relais 100

- ILS MOULE (le jeu): 33 F - Contact -de choc: 36	F
· Sirène MINITEX 12 V - 106 dB/1 mètre 84,50	F
- Sirène Américaine 12 V - 108 dB/1 metre 219	F
PL 27 Détecteur de gaz. Sortie/relais 100	F
I E E Detecteur de gaz. Cartisyratais	
KITS . CONFORT ET UTILITAIRE .	
PL 06 Anti-moustique 'portée 5 m 70	F
OK 23° Anti-moustique portée 7-8 m 87,20	P.F
PL 75 Variateur de vitesse pour perceuse 220 V 100	F
2039 Amplificateur téléphonique avec capteur 142	: F
Pl 34 Rénétiteur d'appels téléphonique) F
KN 3 Amoli téléphonique avec capteur 85	3 F
KN 36 Variateur de vitesse pour perceuse 220 V 9	1 F
PL 55 Interrupteur crépusculaire automatique . 100) F
PI 18 Détecteur universel à 5 fonctions 90) F
OK 119 Détecteur d'approche. Sertie/relais 102,90	D F
OK 171 Magnétiseur anti-douleur	5 F
KN 4 Mini-detecteur de metaux	1 1
2060 Porte-voix 15 Watts efficaces	9 F
PL 42 Variateur de vitesse pour mini-perceuse 10	0 F
Pl 19 Fondu enchaîné pour 2 diapositives 10	0 F
OK 62 Vox Control. Commande sonore 93,1	0 F
OK 96 Passe-vue automatique pour diapositives 93.1	8 F
OK 116 Compte pose de 25 à 3 mm en 2 gammes 102,9	0 F
OK 166 Carillon 9 tons pour porte	5 F
PL 51 Carillon 24 airs de musique (TMS 1000) 16	0 F

140 SUPER-LO NOUVELLE GAMME

QUALITE et PRIX IMBATTABLES. UN SUCCES CONSACRE Tous nos super-lots sont exposés en magasin pour votre contrôle de la qualité et des prix

FINI LES MONTAGES INACHEVES ET LES COURSES BREDOUILLES

RESISTANCES 1/2 watt. Tolérance 5 % N° 100: les 20 principales valeurs vendues en magasin de 10Ω à 1 MΩ. 10 par valeur. Les 200 résistances
RESISTANCES 1/4 de watt. Tolérance 5 % N° 150 : les 16 principales valeurs vendues en magasin de 1012 à 1 M12. 10 par valeur. Les 160 résistances 28,00 F
CONDENSATEURS CERAMIQUE isolement 50 volts N=200: les 10 principales valeurs venduces en magasin de 10 pF 820 pF-10 par valeur. Les 100 condensateurs
CONDENSATEURS MYLAR 250 volts N° 220 : les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 nF - à 0.1 µF. 10 par valeur. Les 70 mylars
CONDENSATEURS CHIMIQUES isolement 25 volts N° 240 : les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 mF à 100 mF. 10 par valeur. Les 70 chimiques
DIODES ET POINTS DE DIODES les plus courants : N= 301 : 20 diodes de commutation IN 4148 (= IN 914) 12,00 F N= 305 : 10 diodes de redressement IN 4040 (I N 4/00 V) 16,00 F N= 305 : 10 diodes de redressement IN 283 (3 A/500 V) 24,00 F N= 310 : 4 ponts de diodes universels I A/50 V 20,00 F
ZENERS MINIATURES 400 mW série BZX 46 C N° 320: les 5 valeurs les plus vendues en magasin de 4,7 à 12 V. 4 par valeur. Les 20 zeners 0,4 W
FUSIBLES VERRE 5 x 20 mm et SUPPORTS Nº 700: les 5 principales valeurs vendues en magasin et 10 par valeur: 0,1 · 0,5 · 1 · 2 et 3A les 50 fusibles 40,00 F Nº 720: 10 supp. pour Cl 16,00 F Nº 721: 4 supp. chàssis 18,00 F
PRISES ET COUPLEURS ALIMENTATION B.T. N° 450: 10 pressions pour pile 9 volts 4 451: 2 coupleurs pour 2 piles bâton 1.5 V 5,00 F N° 452: 2 coupleurs pour 4 piles bâton 1.5 V 8,00 F N° 452: 2 coupleurs pour 4 piles bâton 1.5 V 7,20 F N° 455: 10 passe-fils en caustchauz ⊘ 4 mm 7,30 F N° 455: 10 passe-fils en caustchauz ⊘ 4 mm 7,30 F N° 456: 2 pinese batterie 15 ampères 8,60 F
POTENTIOMETRES AJUSTABLES AU PAS DE 2,54 mm N=800: les 7 principales valeurs vendues en magasin et 4 par valeur: 1-2,2-4,7-10-22-47 et 100K. Les 28 potentiomètres 42,00 F
LEDS Ø 5 mm. fre QUALITE No 1101 - 10 rounce → 10 vertes les 20 leds 30.00 F

LEDS Ø 3 mm. 1re QUALITE
N° 1110 : 10 rouges + 10 vertes. Les 20 leds
REGULATEURS DE TENSION BOITIERS TO.220
N° 1301 : 2×12V/1A+ 22,00 F N° 1306 : 2×5V/1A- 22,00 F N° 1302 : 2×5V/1A+ 22,00 F REGULATEURS VARIABLES
Nº 1303 : 2 × 6V/1A + 22,00 F Nº 1307 : 2 × µA.723 22,00 F
Nº 1304 : 2×12V/1A- 22,00 F Nº 1308 : 2 × L.200 . 32,00 F
TRIACS, DIACS, THYRISTORS, TRANSISTORS
Nº 1401: 5 triacs 6A/400 V 35 F Nº 1403: 5 diacs 10A/32V 15 F
LES 25 TRANSISTORS LES PLUS VENDUS EN MAGASIN :
No 1410 : 5 × 8C 107 12,56 F No 1422 : 10 × 8C 548 18,00 F
No 4444 . 5 V RC 108 42 50 F No 4423 - 5 V RD 135 20.00 F

CIRCUITS INTEGRES ET SUPPORTS

N° 1601 : 5 × µA 741 24,00 F | N° 1602 : 5 × NE 555 24,50 F N° 1610 : 10 × 8 br. 16,00 F N° 1612 : 10 × 16 br 20,00 F N° 1611 : 10 × 14 br 18,00 F "N° 1613 : 10 × 18 br 22,00 F

ACCASTILLAGE VISSERIE ACCASTILLAGE VISSENIE
N° 1701: 10 entretoises 4 mm 6,00 F N° 1702: 10 de 10 mm 8,00 F
N° 1704: 20 vis et écrous L.20 mm ⊘ 3 mm p. entretoises 8,00 F
N° 1705: 40 cosses ⊘ 2,8 mm. 20 mâles p. CI + 20 femelles 7,00 F

REALISEZ VOS 100 CIRCUITS IMPRIMES

REALISEZ VOS 1-7 CIRCUITS IMPRIMES
No 1850 : 1 fer à souder 30 W + 3m de soudurc + 1 perceuse 14500 T/mm + 3 mandrins + 2 forets + 1 stylo marquour + 3 plaques cuivrées + signes transfert + 1 sachet de
perchlo et une notice d'emploi très détaillée pour le dévi-

+ DE 200 TITRES Electronique et informatique RAYON LIBRAIRIE

	LVTP 14 Les cellules solaires
LV 87 L électronique ? rien de plus simple	LVTP 14 Les cellules solaires LVTP 15 L'élect. appliquée au cinéma et la photo 35 F
LVE 32 Montages électroniques amusants et instructifs 56 F	LVTP 15 L'élect. appliquee au cinema et la prote
LVE 32 Montages electroniques amounts (mails	LYTP 15 L'élect. applique au chema et la production LYTP 15 L'électronique et trains miniatures 35 F LYTP 17 Réalisez vos circuits imprimés 35 F
LV 100 Le dépannage TV rien de plus simple	INTP 17 Réalisez vos circuits imprimés
LV 16 La TV couleur, mais c'est très simple 60 F	LVTP 17 Réalisez vos circuits imprimes 35 F LVTP 18 Espions électroniques microminiatures 35 F
	LVTP 18 Espions electroniques micronimatures 35 F LVTP 20 20 réalisations à transistors 35 F
	LVTP 20 20 realisations a transistors
	LVTP 21 Sécurité automobile LVTP 24 Présence électronique contre le vol 35 F
LV 51 Réglage et dépannage des TV à transistors 100 F	LVTP 24 Presence electronique contre le Vallateinité 35 F
LV 129 Circuits integrés TV 65 F	
LV 129 Circuits integres IV	
LV 176 Pratiquez l'électronique en 15 lecons 85 F LV 101 Le dépistage des pannes TV par la mire et l'oscilio 70 F	
IV 101 Le dépistage des pannes TV par la mire et l'oscilio 70 F	
	LVTP 34 Detecteurs de tresors
LV 59 40 gadgets auto-moto	LVTP 34 Détecteurs de tresors LVTP 35 Mini-espions à réaliser soi-même
LV 69 40 gadgets auto-moto	
LV 83 100 applications des ampli UP	
LV 91 Montages a Cristia Integrees LV 91 100 montages a transistors 55 F LV 178 Pratique de la CB 55 F	LYTP 41 Accessories pour cloistes 35 F LYTP 42 Soyez radio-amateur 35 F LYTP 44 50 montages à LED 35 P
IV 178 Pratique de la CB	LVIP 42 Soyez Tauto amateur 35 F
	LVTP 44 50 montages a LED
LV 117 Petits montages d'électronique pratiques 60 F	
LV 118 Radiocommande pratique	
LV 119 La pratique des transistors 60 F	the at Companies haffler of enceinter
LV 119 La pratique des transisters 60 F	THE 48 Technique de seice de con
1 V 49 Rasso fromience calculs et schema	LVE 14 Construisez votre récepteur de traffic
IV 26 Technologie des commosants electron 10me 1 110 F	LVE 1 Le livre des gadgets élect. + transfert
1 V 27 Technologie des composants électron. Tome 2 110 F	LVE 1 Le livre des gadgets elect. + transfert
LV 72 Circuite inténsée linéaires 160 F	LVE 2 Les jeux de lumière et effets sonores
LV 75 Circuits intégrés, JFET, MOS, CMOS	
LV 88 Technologie des circuits imprimés	
LV 171 Cours pratique d'électronique	
LV 15 Radio-tubes	EVE 3 Interprene, telephones of monteges por 72 F
LV 54 Télé-tubes	LVE 18 Le Compact Disc
THE 44 Construings upg recentages toutes gammes 56 F	LVE 4 Initiation à l'électricité et l'électronique
LV 57 Equivalences circuits intégrés	LVE 19 200 montages ondes courtes
LV 95 Guide mondial des semi-conducteurs	IVE 20 Montages pratiques à C1 pour l'amateur
LV 10 Répertoire mondial des transistors FET	
LV 115 Répertoire mondial des transistors (+ 20 000) 115 F	TWE 427 Realization of installation antennes TV-FM
LV 115 Repertoire mondial des transistors (+ 20 000)	LVE 5 Code du radio-amateur
LV 2 Répertoire mondial des ampli OP	LVE 24 Dépannage réglage TV N et B, couleurs
LV 13 Répertoire mondial des microprocesseurs	LVE 24 Depannage regiage IV N et 8, Coulous LVE 6 Construisez vos alimentations
LV 55 Répertoire mondial des CI numériques	LVE 6 Construisez vos alimentations
LV 48 Pratique de la vidéo 105 F	LVE 25 Bifet, Bimos. Cmos, 40 montages
LV 173 Magnétoscopes à cassettes	LVE 26 Initiation aux infrarouges, montages
LV 60 La pratique des antennes	LUE 27 Radio et électron Navination de plaisance
	LVF 28 Pratique du code morse 46 F
LV 19 Théorie et pratique des microprocesseurs 110 F	LVE 31 Construction d'ensemble de radiocommande 92 F
LV 53 Interfaces pour micro-ord, et microproces	LVE 9 Tables et modules de mixage
LV 71 Mémoires pour micro-ord. et microproces 75 F	FAE 2 190168 BT MODITIES OR MIXAGE
LV 189 Initiation aux fichiers basic	LVMS 1 Microprocesseur pas a pas
LV 52 Initiation an langage basic	LVMS 2 Systèmes à microprocesseurs
LV 52 Initiation au langage basic . 95 F LV 1 Initiation au langage assembleur . 130 F	LVMS 3 Maitrisez votre ZX 81
LV 74 Initiation au langage Pascal	LVMS 4 Du basic au Pascal
LV 35 50 programmes ZX spectrum 85 F	IVMS 5 Vous avez dit basic ?
LV 33 30 programmes 2A spectrum	LVMS G Vous avez dit micro ?
LV 116 Guide pratique des radios libres	Lyman U Usins avec ure micro
LVTP 1 30 montages électroniques d'alarme	LVMS 7 Pilotez votre ZX 81 65 F LVMK 7 Cassette nº 1 programme du livre LVMS 7 65 F
LVTP 3 20 montages expérimentaux opto-élect 35 F	LVMK / Cassette in- i programme du livre LVMS / 65 F
LVTP 4 Initiation à la micro-informatique	LVMS 8 La micro informatique et son ABC
LVTP 5 Montages électroniques divertissants et utiles 35 F	LVMS 61 Le basic des micro ordinateurs 92 F
LVTP 6 Montages à capteurs photo-sensibles	LVMS 62 to microprocessour on action 65 F
LVTP 7 Les égaliseurs graphiques 35 F	LVPi 1 50 programmes pour ZX 81 35 F LVPi 2 Montages périphériques pour ZX 81 35 F
	LUPI 2 Montanes nérinhériques nour 7Y 81 35 F
	LVPI 3 Pesseport pour Applesoft
LVTP 9 Recherches méthodiques des pannes radio	
LVIP 10 Les enceintes acoustiques hi-fi stéréo	LVPI 4 Passeport pour basic
LVTP 10 Les enceintes acoustiques hi-fi stéréo 35 F LVTP 11 Structure et ionctionnement de l'oscillo 35 F	LVPI 5 Mathematiques sur ZX 81
LVTP 13 Horloges et montres à quartz	LVPi 6 Passeport pour ZX 81
	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

NOUVEAU : REGIE LUMIERE ROCHE 007... NOUVEAU TOUT SOUS LA MAIN EN UN SEUL APPAREIL EN KIT POUR ANIMER VOS SOIREES. Le Kit comprend : 1 MODULATEUR 3 voies + Inverse 4 × 1200 W réglable + 1 CHENILLARD 4 voies 4 × 1200 W réglable + 4 GLADIA-TEURS 1200 W chacun. Chaque jeu fonctionne séparément ou en même temps que les autres. Visualisation par leds de tous les jeux...Exceptionnel : 409 F. ROCHE 008 L'HABILLAGE DE VOTRE REGIE LUMIERE : coffret + interrupteurs + voyants + douilles de sortie + boutons

Cette annonce annule et remplace les précédentes. Prix unitaires toutes taxes comprises et indicatifs au 1/10/1984

DECOUVREZ L'ELECTRONIOUE

Ce cours moderne donne à tous ceux qui le veulent une compréhension exacte de l'électronique en faisant «voir et pratiquer». Sans aucune connaissance préliminaire, pas de mathématiques et fort peu de théorie.

Vous vous familiarisez d'abord avec tous les composants électroniques, puis vous apprenez par la pratique en étapes faciles (construction d'un oscilloscope et expériences) à assimiler l'essentiel de l'électronique, que ce soit pour votre plaisir ou pour préparer ou élargir une activité professionnelle. Vous pouvez étudier tranquillement chez vous et à votre rythme. Un professeur est toujours à votre disposition pour corriger vos devoirs et vous prodiguer ses conseils. A la fin de ce cours vous aurez :

- L'oscilloscope construit par vous et qui sera votre propriété. Vous connaîtrez les composants électroniques, vous lirez, vous tracerez et vous comprendrez les schémas.
- Vous ferez plus de 40 expériences avec l'oscilloscope.
- Vous pourrez envisager le dépannage des appareils qui ne vous seront plus mystérieux.

TRAVAIL ou DETENTE! C'est maintenant l'électronique

Pour recevoir sans engagement notre brochure couleur 32 pages ELECTRONIQUE, remplissez (ou recopiez) ce bon et envoyez le à : DINARD TECHNIQUE ELECTRONIQUE 35800 DINARD (France) 2/84 NOM (majuscules S.V.P.)_ **ADRESSE**

Enseignement privé par correspondance

devenez un

et écoutez vivre le monde

Notre cours fera de vous un émetteur radio passionné et qualifié. Préparation à l'examen des P.T.T

GR	Pour recevoir sans engagement notre brochure RADIO-AMATEUR remplissez (ou recopiez) ce bon et	
le à :	DINARD TECHNIQUE ELECTRONIQUE BP 42 35800 DINARD (France)	HP 12/84
NOM (majuscules S.V.P.)		
ADRES	SE	j

en vente dans tous les magasins



DANS LES VILLES SUIVANTES :

AMIENS	LE HAVRE	ORLEANS	ST DIZIER
19, rue Gresset.	Place des Halles centrales	61, rue des Carmes	332, Av. République
Tél.(22)91 25-69	Tel (35/42/60/92	Tél (38)54 33 01	Tél. (25) 05.72.57
ANGOULEME	LE MANS	POITIERS	ST ETIENNE
Espace St Martial	16, rue H. Lecornue	8. Place Palais de Justice	30, rue Gambetta
Tél. (45) 92 93 99	Tél. (43) 28 38 63	Tel (49)88 04 90	Tel (77)21 45 61
ANNECY entre nelles Galeries et le lec 11, bd B. de Menthon Tél.(50)45 27 43	LENS 43, rue de la Gare Tél (21)28 60 49	QUIMPER 33, rue des Régaires Tél (98)95 23 48	STRASBOURG 4, rue du Travail Tel (88)32 86 98
BAYONNE	LILLE	REIMS	TOULON,
3, rue du Tour de Sault	61, rue de Paris	13, av. J. Jaurės	106 Cours Lafayette
Tél.(59)59 14 25	Tél. (20)06 85 52	Tėl. (26) 88.50.81	Tél. (94) 42 41 15
BESANÇON	LIMOGES	REIMS	TOURS 2, bis Pl. de la Victoire Tél. (47) 37,85,77.
69, rue des Granges	4, rue des Charseix	46, Av. de Laon	
Tél.(81)82 21 73	Tél.(55)33 29 33	Tél. (26) 40 35 20	
BREST	LYON 2ème	REIMS	TROYES
151, av. J. Jaurès	9, rue Grenette	10, rue Gambetta	6, rue de Preize
Tél. (98) 80 24 95	Tél. (7)842 05 06	Tel (26)88 47 55	Tel. (25)81 49 29
BORDEAUX	MARSEILLE 1er	RENNES	VALENCE
10, rue du Mai Joffre	32, Bd de la Libération	12, Quai Duguay Trouin	7, rue des Alpes
Tél. (56) 52 42 47	Tél. (91) 47.48.63.	Tél (99)30 85 26	Yél (75)42 51 40
CAEN	MEAUX	ROUEN	VALENCIENNES
14, rue du Tour de Terre	C.C. du Connét. de Riche	19, rue Gal Giraud	57, rue de Paris
Tél.(31)86 37 53	mont Tél. (6) 009 39 58	1el.(35)88 59 43	Tél (27)46 44 23
CANNES	METZ	ST BRIEUC	VANNES
167, Bd de la République	60, Passage Serpenoise	16, rue de la Gare	35, rue de la Fontaine
Tél.(93)38 00 74	Tél (8)774 45-29	Tel. (96) 33 55 15	Tél. (97)47 46 35
CHALONS/M 2, rue Chamorin (CHV) Tél.(26)64 28 82	MONTBELIARD 27, rue des Febvres Tel. (81)96 79 62	HBN A	PARIS!

MONTPELLIER

MULHOUSE Centre Europe Bd de l'Ex-rope Tél.(89)46 46 24

10, Bd Ledru Roll Tel (67)92 33 86

MORLAIX

NANCY 116, rue St Dizier Tél. (8) 335.27.32.

16, rue Gambetta Yel (98)88 60 53

NANCY 133, rue St Dizier Tél. (8)336 67 97

4, rue J.J. Rousseau Tél.(40)48 76 57

NANTES

1, Av. Jean Jaures Tél.(24)33 00 84

6, rue Nantaise Tél.(41)58 63 64

DIJON 2, rue Ch. de Verger Tél. (80) 73 13 48

DUNKERQUE

14, rue ML French Tél.(28)66 38 65

GRENOBLE

61.(76)54 28 77

CLERMONT-FD 1, rue des Salins Résid. Isabelle Tél. (73) 93 62 10

CHOLET


CHARLEVILLE

HBN A PARIS! 37, Bd Magenta dans le 10éme Tél. (1) 241.20.33.



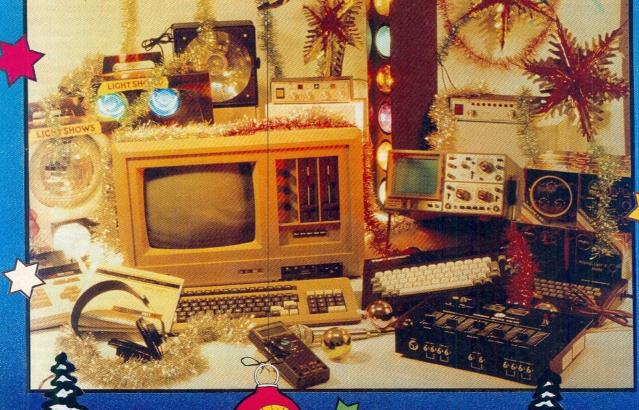Siège social HBN ELECTRONIC S.A B.P. 2739 - 51060 REIMS CEDEX S.A.E. au capital de 1000.000 F RCS REIMS B 324 774 017 Tél. (26) 89 01 06 Télex 830526 F







EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS (B)

- Un grand choix de micro-ordinateurs, des moniteurs, des imprimantes, des lecteurs de disques, etc...
- Des oscilloscopes, des multimètres, et toute la mesure.
- Des valises mimi-perceuses et accessoires...
- Des détecteurs de métaux...
- Des tables de mixage, des casques, des micros...
- Des postes C.B., des auto-radios...
- Des Walkmans...
- Des jeux de lumière...

ET DES PRIX A NE PAS MANQUER :

Exemple, pour moins de 15000 F, un micro-ordinateur GUEPARD - HBN COMPUTEUR avec :

- 1 ECRAN MONOCHROME 12"
- 2 LECTEURS DE DISQUES
- 1 SAUVEGARDE TOTALE D'1 HEURE
- -2 CLAVIERS EN UN (AZERTY et QWERTY)
- 1 CONCEPTION MODULAIRE
- 32 COULEURS (en sortie PERITEL RVB)
- 2 SYSTEMES D'EXPLOITATION en version française
- 1 LANGAGE BASIC
- 1 EDITEUR ASSEMBLEUR

IN Publicies

L'ELECTRONIQUE VA VITE PRENEZ LE TEMPS DE L'APPRENDRE **AVEC EURELEC**



La radio-communication, c'est une passion pour certains, cela peut devenir un métier. L'électronique indus-trielle, qui permet de réaliser tous les contrôles et les mesures, l'électrotechnique, dont les applications vont de l'éclairage aux centrales électriques, sont aussi des domaines passionnants et surtout pleins d'avenir. Vous que la TV couleur, l'électronique digitale et même les micro-ordinateurs intéressent au point de vouloir en faire un métier, vous allez en suivant nos cours, confronter en permanence vos connaissances théoriques avec l'utilisation d'un matériel que vous réaliserez vous même, au fur et à mesure de nos envois. Ainsi, si vous choisissez la TV couleur, nous vous fournirons de quoi construire un récepteur couleur PAL-SECAM, un oscilloscope et un voltmètre électronique. Si vous préférez vous orienter vers l'électronique digitale et les micro-ordinateurs, la réalisation d'un ordinateur "Elettra Computer System" " avec son extension de mémoire Eprom, fait partie de notre enseignement. Quel que soit votre niveau de connaissance actuel, nos cours et nos professeurs vous prendront en charge pour vous amener progressivement au stade professionnel, en suivant un rythme choisi par vous. Et pour parfaire encore cet enseignement, avant de vous lancer dans votre nouvelle activité, Eurelec vous offre un stage gratuit dans ses laboratoires dès la fin des études. Mettez toutes les chances de votre côté, avec nous, vous avez le temps d'apprendre.

institut privé d'enseignement a distance

900

Rue Fernand-Holweck - 21100 DIJON Tél. (80) 66.51.34

Je soussigné : Nom

DATE ET SIGNATURE

Adresse:

Code postal ____


désire recevoir, pendant 15 jours et sans engagement de ma part, le premier envoi de leçons et matériel de :

- ☐ ELECTRONIQUE FONDAMENTALE ET RADIO-COMMUNICATIONS ☐ ELECTROTECHNIQUE
 - ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE
- Si cet envoi me convient, je le conserverai et vous m'enverrez le solde du cours à raison d'un envoi en début de chaque mois, les modalités étant précisées dans le premier envoi gratuit.
- INITIATION A L'ELECTRONIQUE POUR DEBUTANTS ELECTRONIQUE DIGITALE ET MICRO-ORDINATEUR TELEVISION NOIR ET BLANC ET COULEURS
- Si au contraire, je ne suis pas intéressé, je vous le renverrai dans son emballage d'origine et je vous devrai rien. Je reste libre, par ailleurs, d'interrompre les envois sur simple demande écrite de ma part.

68

<u>Micro·Informatique</u>

Dans les coulisses de

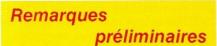

NOS-BASICODE 2 étant défini comme un standard d'échanges de programmes entre ordinateurs de marques différentes, par cassettes magnétiques ou télécommunications, il est ABSOLUMENT VITAL que tous les utilisateurs du procédé se plient EXACTEMENT aux mêmes normes.

A défaut, la compatibilité escomptée ne serait qu'illusoire. La référence officielle est constituée par le manuel édité par la NOS, et par la cassette qui l'accompagne.

Pour la commodité de nos lecteurs, et dans l'espoir de mieux faire connaître en France ce procédé qui nous a émerveillé, nous nous inspirerons ici largement de ce document bilingue (néerlandais et anglais), avec l'entière « bénédiction » de ses auteurs et éditeurs.

Nous ne nous bornerons cependant pas à une simple traduction, mais complèterons ces indications de commentaires inspirés de notre expérience du procédé. Ces commentaires n'engagent évidemment que nous, et nullement les promoteurs de BASICODE. Rappelons que le « KIT » BASICODE peut être acheté par correspondance pour moins de cent francs français. Pour tous renseignements, écrire en anglais (ou néerlandais!) à :

HOBBYSCOOP-BASICODE P.O. Box 1200 HILVERSUM (Pays-Bas)



BASICODE

Après avoir présenté dans ces mêmes colonnes cet « espéranto » des ordinateurs qu'est BASICODE, nous allons aujourd'hui entrer davantage dans les détails techniques de ce qui est en passe de s'imposer comme un standard international.

Ce but ambitieux ne pourra cependant être atteint qu'à la condition qu'une large diffusion des principes mis en œuvre soit assurée auprès de tous les informaticiens amateurs.

La radiodiffusion néerlandaise NOS-HILVERSUM, qui est à l'origine du concept BASICODE, déploie de gros efforts dans cette voie, et a fort bien compris que la meilleure solution consistait en une diffusion non-commerciale du procédé.

Les amateurs sont donc autorisés, voire encouragés, à exécuter des copies des programmes et de leurs notices d'emploi, puis à les faire circuler dans leur entourage : ce genre de permission n'a en général guère à être répétée deux fois!

C'est avec enthousiasme que nous nous associons à ce mouvement en exposant à nos lecteurs les détails du standard de communication NOS-BASICODE 2.

Les caractéristiques de transmission

L'information amateur noue généralement le contact avec BASICODE par l'intermédiaire de ses oreilles!

En effet, ce procédé sert à transmettre des programmes par radio, ou à les enregistrer sur des cassettes. Il est donc naturel de commencer par étudier les caractéristiques de ce signal audio assez particulier.

La norme BASICODE fait appel à la modulation FSK, c'est-à-dire au déplacement de fréquence, tout comme les modems.

Cependant, les paramètres de cette modulation sont différents de ceux utilisés en téléinformatique ou télématique et, bien sûr, de ceux choisis par les fabricants d'ordinateurs pour leurs interfaces cassette, notoirement incompatibles entre elles.

Micro-Informatique

L'un des rôles des programmes d'adaptation BASICODE spécifiques à chaque ordinateur sera donc de doter la machine de nouvelles routines cassette exactement conformes aux spécifications suivantes :

- porteuse BF: 1 800 Hz;

— excursion de fréquence + et -

— codage du l logique : deux périodes de 2 400 Hz ;

— codage du 0 logique : une période de 1 200 Hz ;

— vitesse de transmission : 1 200 bauds ;

— format de transmission : 1 bit de start, 8 bits de données poids faible en premier, 2 bits de stop à 1, pas de parité.

La figure 1 résume ces conventions sous la forme classique de chronogrammes.

Insistons bien sur le fait que ces spécifications doivent être respectées très précisément par toutes les machines appelées à échanger des programmes BASICODE, faute de quoi la compatibilité artificielle recherchée ne pourrait être obtenue.

Il peut sembler assez téméraire de travailler à 1 200 bauds sur des supports aussi ingrats que les ondes radio. En fait, le secret réside dans le grand écart prévu entre les fréquences attribuées au 1 et au 0, et qui permet d'obtenir des performances comparables à un classique 300 bauds duplex sur ligne téléphonique, mais avec la rapidité en plus !

Du BASIC au BASICODE

Donc, la norme de transmission que nous venons d'étudier permet de transmettre des octets les uns à la suite des autres. Comme un programme compatible BASICODE ne contient que des caractères ASCII, tenant sur sept bits, tous les octets trasmis reçoivent un 1 dans leur position de poids fort.


Le programme à transmettre est converti, par le logiciel adaptateur BASICODE, en mode texte, largement différent de la forme qu'il revêt dans la mémoire programme.

En particulier, les « tokens » ou codes des mots-clé du BASIC tenant

sur un octet, sont systématiquement « développés » en groupes de caractères ASCII.

Les lignes de programme ainsi traduites en « clair » (ce qui s'apparente d'ailleurs à un listage) sont alors transmises à la queue-leu-leu, simplement séparées par un octet revêtant la valeur hexadécimale 8D (séparateur).

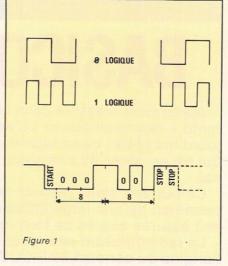Le programme ainsi formaté est transmis après une « amorce » de cinq secondes de 2 400 Hz (1 logique ou bit de stop), un code ASCII 82 hexa, et s'achève sur cinq nouvelles secondes de 2 400 Hz, précédées d'un octet contenant la somme sans retenue de tous les octets transmis, à titre de contrôle.



En reconstituant cette somme, le programme « récepteur » peut tester la validité de la transmission, mais cette vérification nous paraît relativement vaine : en effet, il est très rare qu'une transmission par radio n'entache le texte transmis d'aucune erreur, fût-elle bénigne et facile à corriger (par exemple PQINT au lieu de PRINT).

Précisément, l'un des points forts (mais peu connu) de BASICODE est que la machine réceptrice ne se « plante » pas en présence d'erreurs de transmission, comme c'est trop souvent le cas lors de la lecture de cassettes classiques. Les lignes erronées se signalent par un arrêt sur code d'erreur, et il ne reste qu'à réparer le défaut!

Inversement, plusieurs erreurs peuvent éventuellement avoir des effets opposés sur la somme, ce qui fait qu'un contrôle positif ne prouve pas nécessairement l'absence d'er-

Du BASICODE au BASIC

Le rôle du programme adaptateur de réception est plus complexe, car outre la démodulation des signaux audio, ce logiciel doit transformer le « texte » reçu en lignes BASIC compatibles avec la structure de la mémoire programme destinataire. Au passage, il peut être nécessaire d'opérer des adaptations : le ZX 81, par exemple, ne se conforme pas au code ASCII, et exige un transcodage de tous les caractères du texte reçu!

Le SPECTRUM, tout comme son aîné, exige un LET lors des affectations de variables, ou un GOTO entre THEN et tout numéro de ligne, ce qui est rare sur d'autres machines.

Comme il s'agit d'un gros travail, même pour un logiciel écrit en langage machine, les opérations se déroulent généralement en deux fois :

— une routine de « réception » décode les octets qui arrivent à 1 200 bauds et les entasse simplement dans une zone libre de la mémoire :

— une routine de « traduction » traite ce texte pour en faire un logiciel BASIC directement exécutable, logé dans la mémoire programme. En général, le texte intermédiaire se détruit au fur et à mesure de sa traduction, afin de ne pas encombrer inutilement la mémoire.

Selon les ordinateurs, ce processus prend plus ou moins de temps : quelques dizaines de secondes, pendant un listage de contrôle, pour la plupart des machines munies d'un BASIC MICROSOFT ou voisin, mais jusqu'à plus d'une demi-heure pour un ZX 81 ou un SPECTRUM.

En fait, la mise en œuvre de BASI-CODE est un plaisir sur de très nombreuses machines, mais peut devenir odieuse sur les ordinateurs SIN-CLAIR, connus pour leur BASIC anticonformiste. Cet état de fait est la conséquence des choix ayant dû être faits par les auteurs du procédé pour définir un jeu d'instructions commun à un grand nombre de machines, avant même que le ZX 81 n'apparaisse sur le marché!

<u>Micro·Informatique</u>

Les conventions BASICODE

Le BASICODE n'est pas un procédé miraculeux : il ne peut en aucun cas aplanir les différences profondes existant entre les BASICs de certaines machines : jamais un ordinateur noir et blanc ne comprendra des instructions de couleur, pas plus qu'une machine muette ne se mettra à émettre des sons en recevant un BEEP ou un PLAY.

Un choix restrictif a donc été opéré parmi les instructions dont disposent la plupart des ordinateurs du marché, afin de dégager un « vocabulaire de base » universellement compris de la même façon.

La figure 2 résume ce jeu d'instructions, composé d'une bonne proportion des mots-clé les plus courants et des principaux signes mathématiques.

Là s'arrêtaient les possibilités de la première version en date du BASI-CODE.

Il est cependant vite devenu évident que certaines possibilités manquaient cruellement, mais qu'aucune compatibilité n'existait d'une machine à l'autre.

L'idée maîtresse mise en œuvre dans NOS-BASICODE 2 est d'insérer dans les programmes de transcription propres à chaque ordinateur, des sous-programmes BASIC exécutant ces fonctions manquantes, mais selon des modalités parfaitement définiés.

ABS AND ASC ATN CHR\$ COS DATA DIM END EXP FOR GOSUB GOTO IF	INPUT INT LEFT\$ LEN LET LOG MID\$ NEXT NOT ON OR PRINT READ REM	RESTORE RETURN RIGHT\$ RUN SGN SIN SQR STEP STOP TAB TAN THEN TO VAL <>>
+	٨	<>
- 0 00000	-	<=
	<	>=
1	>	
Figure 2		

Lors de l'écriture d'un programme BASIC destiné à être traduit en BA-SICODE, il suffira ainsi d'appeler ces fonctions par des GOSUB vers des lignes dont les numéros seront les mêmes sur toutes les machines concernées.

Voici la liste de ces sous-programmes normalisés :

_ GOSUB 100 :

Efface l'écran, et ramène le curseur en haut à hauche.

_ GOSUB 110:

Place le curseur aux coordonnées HO (en HOrizontal) et VE (en VErtical) d'un écran supposé constitué de 24 lignes de 40 caractères, l'origine étant en haut et à gauche.

- GOSUB 120 :

Donne aux variables HO et VE les coordonnées présentes du curseur.

- GOSUB 200 :

Lit le clavier « au vol » et place le caractère de la touche éventuellement trouvée enfoncée dans la variable IN\$, qui reste une chaîne vide si le clavier est au repos.

- GOSUB 210:

Attend qu'une touche soit pressée, et en place le caractère dans la variable IN\$

_ GOSUB 250 :

Déclenche l'émission d'un top sonore, non ajustable.

- GOSÚB 260 :

Place un nombre aléatoire compris entre 0 et 1 dans la variable RV. - GOSUB 270:

« Met de l'ordre » dans la zone mémoire des variables, sans toutefois les effacer, et place le nombre d'octets encore disponibles dans la variable FR.

- GOSUB 300 :

Construit une chaîne SR\$ à partir de la variable numérique SR, sans espace ni au début ni à la fin.

— GOSUB 310:
Construit une chaîne SR\$ à partir de la variable numérique SR, en respectant une longueur de CT caractères, dont CN après la virgule (point décimal), en arrondissant si nécessaire. En cas d'impossibilité, SR\$ contiendra CT astérisques.

_ GOSUB 350 :

Imprime SR\$ sur papier, sans commander un retour à la ligne : l'opération peut être renouvelée pour compléter cette ligne.

— GOSUB 360 :

Termine la ligne en cours d'impression papier, et déclenche le passage à la ligne suivante sur l'imprimante.

Le canevas suivant sera donc systématiquement suivi lors de l'écriture d'un programme compatible BASICODE:

Lignes 0 à 999 : Les routines personnalisées ci-dessus, dont les figures 3 et 4 donnent deux exemples pratiques (DRAGON 32 et SPEC-TRUM).

Figure 3

```
10 COTO 1000
20 CLEAR A: GOTO 1010
100 CLS: RETURN
110 OH=FIX(HO):OV=FIX(VE)
111 IF OH>31 OR OH<0 OR OV<0 OR OV>15 THEN RETURN
112 PRINTAOV*32+OH,""; RETURN
120 OT=256*PEEK(&H88)+PEEK(&H89)-&H400
121 VE=FIX(OT/32): HO=OT-VE#32: RETURN
200 INS=INKEYS:RETURN
210 INS=INKEYS:IF INS="" THEN 210 ELSE RETURN
250 PLAY"T504A" : RETURN
260 RV=RND(0): RETURN
270 FR=MEM: RETURN
300 IF SR<.01 AND SR>-.01 THEN OQ=0 ELSE OQ=SR
301 IF SGN(OQ)=-1 THEN SR$=STR$(OQ) ELSE SR$=MID$(STR$(OQ),2)
302 RETURN
310 OS=ABS(SR)+.5*10^-CN:OH=INT(OS):OF=OS-OH+1:SR$="":IF
OS>1E9 THEN SR$=STRING
$(CT, "*"):RETURN
311 IF CN=0 THEN OF$="":GOTO315.
312 IF OF=1 THEN OF$=".":GOTO314
313 OF$=MID$(STR$(OF),3,CN+1)
314 IF LEN(OF$)(CN+1 THEN OF$=OF$+STRING$(CN+1-LEN(OF$),"0")
315 $R$=MID$(STR$(OH),2)+OF$:IF SR(0 AND VAL(SR$)<>0 THEN
SR$="-"+SR$
316 OL=LEN(SR$)
317 IF OL(CT THEN SR$=STRING$(CT-OL," ")+SR$:RETURN 318 IF OL)CT THEN SR$=STRING$(CT,"*"):RETURN
319 RETURN
350 PRINT#-2, SR$; : RETURN
360 PRINT#-2, "": RETURN
```

1000 REM BASICODE VERTAALPROGRAMMA VOOR DE DRAGON

Micro-Informatique

Ligne 1 000 : Obligatoirement de la forme :

A = : GOTO 20 : REM nom du programme avec A déclarant le nombre total de caractères occupés par toutes les chaînes possibles.

Lignes 1010 à 32767: Le programme proprement dit, respectant les conventions BASICODE-2.

Par ailleurs, les règles suivantes devront impérativement être suivies : toute faiblesse à ce niveau entraînerait la non-compatibilité avec d'autres machines:

- Ne pas dépasser 60 caractères par ligne de programme, y compris le numéro de ligne et d'éventuels es-

paces.

- N'utiliser que des noms de variables de deux caractères au maximum, dont une lettre en tête, et EN CAPITALES. Pour les variables de chaîne, s'efforcer de n'utiliser qu'une lettre avant \$, bien que deux soient permises (cette précaution évitera bien des problèmes en cas de transfert sur SINCLAIR).
- N'utilisez les états logiques des variables que dans des instructions IF-THEN, et n'exécutez pas de calculs dessus.
- N'utilisez jamais une variable sans l'avoir affectée au préalable, même à zéro.
- Bannissez la lettre O en tête d'un nom de variable, ainsi que les noms suivants : AS, AT, FN, GR, IF, PI, ST, TI, TI\$, TO.

— Réservez les variables HO, VE, FR, SR, CN, CT, RV, IN\$, SSR\$ à la communication avec les routines personnalisées des lignes 0 à 999 : ne les modifiez pas, sauf IN\$ et SR\$ sur machines Sinclair, et seulement temporairement.

- Dimensionnez tous vos tα-

bleaux, même petits.

- N'ouvrez pas de guillemets après PRINT sans penser à les refermer à la fin.

— Ne tentez pas de placer une chaîne à la suite d'INPUT.

 Ne quittez pas une boucle FOR-NEXT en cours de route.

Enfin, et surtout, RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT TOUTES LES CONVENTIONS BASICODE.

Nous n'avons détaillé ici que les principales, mais n'hésitez pas, au moindre doute, à consulter le manuel « officiel », dans lequel chaque instruction autorisée est analysée à fond, ce que nous ne saurions faire ici, faute de place (le manuel contient 96 pages...).

Gardez toujours présent à l'esprit que les instructions dont nous n'avons pas parlé SONT INTERDI-TES, ou remplacées par des GO-SUB: pas de CLS, de LPRINT, de GET ou de INKEY\$, mais encore moins de ELSE, de SPC, de INK ou, hélas, de PLOT.

Figure 4

aute résolution graphique est e à BASICODE, mais de fort interd oses peuvent être accomplies par la seul jeu des caractères ASCII dispo

Conclusion (provisoire!)

Les informations réunies dans cet article s'adressent bien sûr en priorité à qui souhaite traduire ses programmes en BASICODE, ou tout au moins les écrire en respectant les conventions correspondantes, en vue d'une traduction future.

Il nous semble cependant indispensable de découvrir BASICODE en commençant par charger sur sa propre machine des programmes de source extérieure (reçus par radio ou sur cassette). Si toutefois vous faites partie des « Sinclairistes », alors un bon conseil, faites vos premières armes sur une autre machine! Lorsque cette étape sera franchie, vous pourrez plus rapidement assimiler les notions supplémentaires nécessaires pour passer à l'opération inverse: diffuser vos propres programmes auprès d'utilisateurs d'ordinateurs différents du vôtre. Et si vous faites partie de ceux de nos lecteurs pour lesquels le langage machine n'a plus de secrets, pourquoi n'écririez-vous pas un logiciel de conversion BASICODE pour une machine n'en disposant pas encore (ATMOS, THOMSON, ALICE, etc.)?

Tous les programmes de conversion existants ont été écrits par des amateurs, passionnés bien sûr!

Cet article contient les données essentielles à connaître pour se lancer dans une telle aventure, et il n'est pas interdit de désassembler un programme destiné à une machine munie du même microprocesseur que la vôtre...

Mais quoi que vous tentiez avec BASICODE, ne perdez jamais de vue cet objectif fondamental : LA COMPATIBILITÉ!

Patrick GUEULLE

10 RUN 1000

20 GO TO 1001

100 CLS : RETURN

110 IF HO>31 THEM RETURN

112 IF VE>21 THEM RETURN

114 PRINT AT VE, HO; RETURN

120 LET H0=33-PEEK 23688: LET VE=24-PEEK 23689 RETURN

200 LET INS=INKEYS: RETURN

210 IF INKEY\$<>"" THEN GO TO 210

212 IF INKEY\$="" THEN GO TO 212

214 GO TO 200

250 BEEP 1/8: RETURN

LET RV=RND: RETURN LET FR=(PEEK 23730+256*PEEK 23731)-(PEEK 23653+256*PEEK 23654): RETURN

300 LET SR\$=STR\$ SR: RETURN

DIM SR(CT) 310

IF SR=INT SR AND CN>0 THEN GO TO 316 311

LET SR\$=STR\$ (INT (SR*10^CN+.5)/10^CN):

RETURN

316 LET SR\$(1 TO)="*********** RETURN

350 LPRINT STR\$ SR; RETURN

360 LPRINT : RETURN



nombreuses De revues ayant déjà présenté différentes réalisations concerprogrammateurs nant les d'EPROM autonomes ou non. une nouvelle présentation de ce type peut paraître superflue et pourtant, son prix de revient étant si abordable, pourquoi ne pas se jeter à l'eau.

Ce programmateur tourne avec **l'ORIC** version ROM 1.0: par ailleurs, la partie matérielle est conçue pour pouvoir programmer des 2732 mais non le logiciel dans lequel il faudrait effectuer de légères modificationons. Nous aurons l'occasion de revenir sur cet modifications en même temps que sur l'adaptation à la version ROM 1.1 (ATMOS).

temps: XX Un programmateur difficulté: \$\$\$ \$d'EPROM SUR ORIC1

De quoi avons nous besoin prour programmer une mémoire 2716 Il nous faut :

huit fils de données

- onze (douze) fils d'adresse,
- un fil de validation circuit
- un fil VPP, - un fil de validation 2732 des sorties

soit près de vingt-quatre fils. Si on utilise le VIA interne pour le transport des données, un PIA extérieur contrôlant les adresses suffit.

Nous avons préféré utiliser deux PIA bien connus, des 6821 pour les raisons suivantes:

mante supplémentaire nécessaire est supérieur à celui d'un PIA (ajouté au 34 points ci-dessous).


 Les deux PIA utilisent le connecteur 34 points et laissent donc libre le port imprimante, ce qui permet la sortie d'éventuels listings.

 La programmation en BASIC reste possible mais la lecture de la 2716 demande près d'une minute trente contre deux secondes en langage machine.

- Si nous retirons l'EPROM de son support, tous ses fils (sauf les alim.) étant reliés aux deux PIA, nous nous trouvons devant une carte trente deux entrées/sorties, mais attention

Fonctionnement

Le manuel ORIC annonce que les entrées/sorties se trouvent « page 3 » soit de \$ 300 à \$ 3 FF. Le circuit interne contrôlant le clavier n'utilise que quatre fils d'adresse (A0 à A3) : ce circuit est copié seize fois dans la page 3. En observant le brochage du connecteur 34 points, on voit deux broches I/O (5) et I/O control (6). La broche 5 décode la zone \$ 300 à \$ 3 FF alors que la broche 6 est à 1 par l'intermédiaire de la résistance de $2,2 \text{ k}\Omega$. Puisque toutes les liaisons

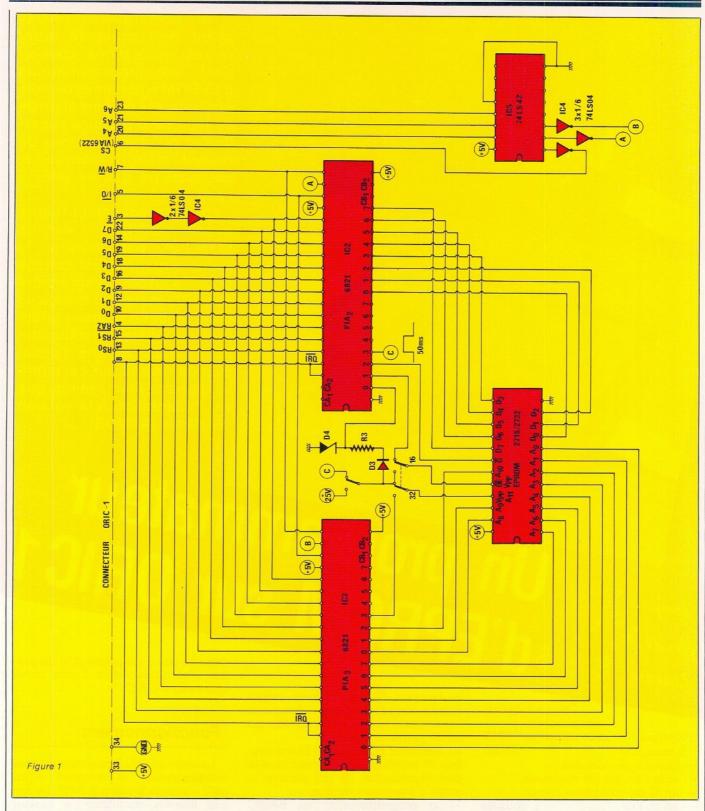

nécessaires au microprocesseur sont présentes sur ce connecteur, pourquoi ne pas les utiliser?

Le schéma de la carte programmation est donné figure 1. Le décodage d'adresse servant à sélectionner un PIA parmi trois est confié à un 74LS42 dont les entrées A, B, C, D, sont reliées respectivement à A4, A5,

A6 et à la masse. Ceci nous donne donc huit possibilités de sélection de PIA. Les sorties de ce circuit sont inversées par un 74LS04.

La sortie 0 est envoyée au VIA interne (fil 6), ce qui conserve l'adresse programmée dans la ROM et assure le fonctionnement normal du clavier et de l'imprimante. La sortie l'commande le PIA 2 dont le port A sert au contrôle programmation-lecture de l'EPROM et le port B véhicule les données de/ou vers l'EPROM.

La sortie 2 commande le PIA 3 qui assure l'adressage de la mémoire (11 fils pour la 2716 et 12 pour la 2732).

Pour la programmation, une tension + 25 volts est indispensable et ce, pendant 50 millisecondes. Pour des questions de sécurité, la commutation de cette tension est assurée par un inverseur manuel. Si le cœur vous en dit, rien ne vous empêche de faire appel à un commutateur électronique qui sera commandé par le PIA 2, donc par logiciel ; ce même PIA peut également assurer la commande 2716/2732. Nous avons préféré avoir recours à des commutateurs manuels surtout qu'une Zener sur une patte 2 du PIA 2 assure le contrôle de la présence ou de l'absence de la tension de programmation et vous rappelle à l'ordre le moment venu par l'inscription d'un message sur l'écran ainsi que de facon sonore.

Génération du 25 V

Elle fait appel à une petite alimentation stabilisée dont le schéma est des plus classique comme en témoigne la figure 2. Le régulateur 7815 voit sa broche « commun » polarisée à 10 V par une zener de façon à obtenir les 25 V désirés en sortie. Le témoin LED indique la présence de cette tension nécessaire à l'écriture en EPROM.


Sans radiateur, avec le transformateur préconisé, cette alimentation peut débiter 100 mA sans problème ce qui est nettement suffisant pour l'EPROM qui consomme 30 mA moyens en phase écriture. Sur la carte principale, le 25 V est détecté lorsqu'il est demandé par l'inverseur l (lecture-écriture) par la broche 2 du PIA 2. Le niveau est ramené à 4,7 V par la résistance R3 et la Zener D4.

Réalisation

Les circuits imprimés sont fournis aux figures 3 et 4 et les implantations associées aux figures 5 et 6.

Il est recommandé de veiller particulièrement à la bonne orientation des circuits intégrés étant donné que nous n'utilisons pas de support. Il est en effet difficile de dessouder correctement des circuits 40 broches (les PIAs).

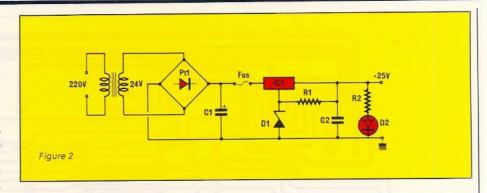De même, on fera très attention lors du câblage des inverseurs. Une erreur peut se révéler fatale lors des essais. Après câblage, on vérifiera





la présence du 25 V sans l'avoir relié à la carte principale. On testera avec profit les liaisons « en nappe » avant la mise sous tension

Ces précautions prises, il ne restera plus qu'à usiner le boîtier corre ctement REXTEX ABOX R/Alvoir figure 7; cette opération est assez délicate car la place est comptée...

Les deux circuits imprimés sont solidaires mécaniquement grâce à deux entretoises triangulaires réalisées dans du plexiglass.

La figure 8 rappelle le brochage du connecteur mâle 34 broches de l'ORIC auquel on se reportera pour les vérifications.

Seule l'EPROM est sur support. En fait, pour affleurer correctement la face avant, il y en a deux. Un support courant 24 broches sur le circuit imprimé et un support à insertion nulle venant s'emboîter dans le premier.

Le programme


Après avoir entré toutes les lignes du programme de la figure 9 et fait les vérifications d'usage, il suffit de lancer l'exécution par un RUN. Vérifier en particulier les instructions en DATA qui constituent le programme en langage machine.

Dans un premier temps, on effectue le chargement du langage machine (lignes 200 à 340). Les données stockées en DATA se placent au dessus du HIMEM à partir de \$ 8 FF0. La routine machine est détaillée en fi-

gure 10.

Une fois ce chargement terminé, un menu s'affiche vous proposant différents choix (lignes 500 à 690). Vous répondrez par le chiffre désiré, sans actionner RETURN. Vous pouvez choisir entre: Entrer des données, les sauvegarder sur le ma-

Radio Plans - Electronique Loisirs № 445

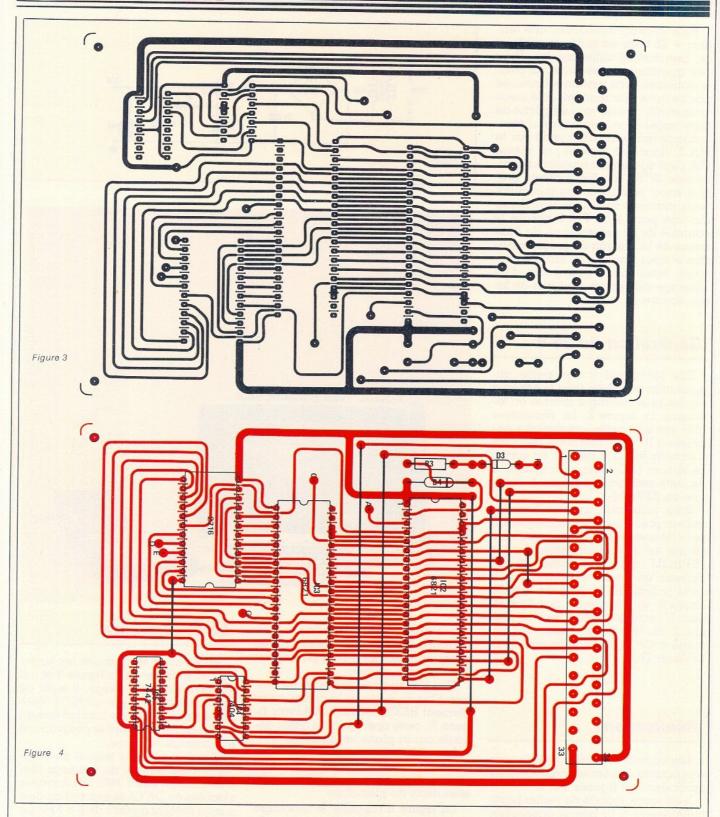


gnéto, les relire, les vérifier, programmer l'EPROM, la relire. Après chaque fonction, le menu d'affiche à nouveau en attendant un autre choix.

L'entrée des données

Le programme vous demande l'adresse de départ en décimal ou en héxadécimal. L'adresse doit être comprise entre 0 et \$ 7 FF. Pour l'entrée des données vous pouvez choisir entre le décimal et l'héxa; dans ce cas,, le signe # caractéristique des données héxa sur ORIC est facultatif. Les données s'affichent une par une à l'écran; au début de chaque ligne, l'adresse de la première donnée de la ligne s'inscrit

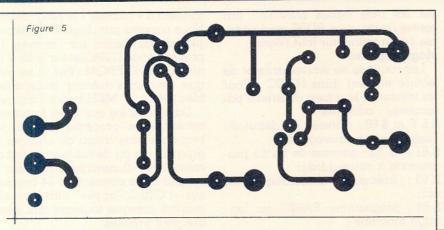
automatiquement. Pour terminer les entrées, tapez sur la touche « Z » ; en retour, vous verrez s'afficher l'adresse du dernier octet entré. Les données sont stockées en mémoire par des instructions POKE à partir de l'adresse \$ 8 FF0. Si vous désirez entrer une donnée supérieure à 255 (\$FF), elle sera refusée. L'utilisation




de l'instruction POKE permet de stocker les valeurs à l'endroit voulu, de les protéger, et chaque valeur utilise un seul octet en mémoire.


La sauvegarde des données

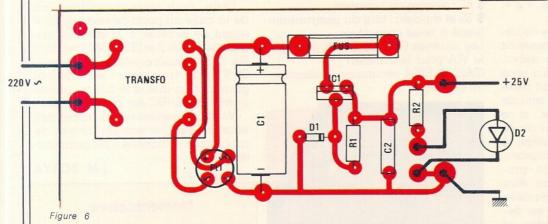
Cette option, couplée à la lecture des données, permet de sauver les données entrées sur le magnétophone. Vous pouvez entrer un titre qui servira pour la lecture; ceci est facultatif. Pour plus de précisions concernant le fonctionnement de l'enregistrement, on se reportera au paragraphe intitulé « Les trucs utilisés ».



Carte	1	2	ROMDIS
QZ	3	4	Reset
Entrée/Sortie	5	6	Entrée/Sortie
R/W	7	8	IRQ
D2	9	10	D0
A3	11	12	D1
A0	13	14	D6
A1	15	16	D3
A2	17	18	D4
D5	19	20	A4
A5	21	22	D7
A6	23	24	A15
A7	25	26	A14
A8	27	28	A13
A9	29	30	A12
A10	31	32	A11
+5V	33	34	Terre ou masse

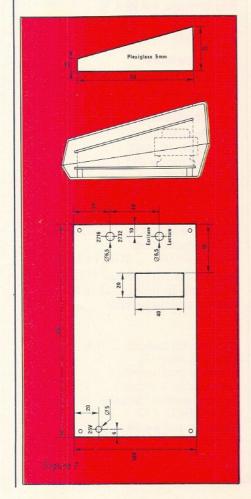

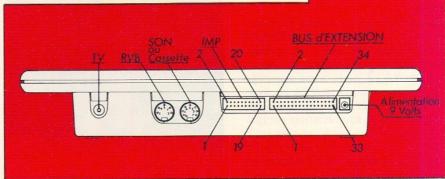

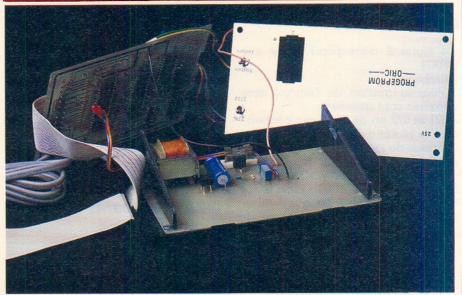

Vérification

Le programme demande l'adresse de début. Seize lignes s'inscrivent ensuite sur l'écran; en haut, l'adresse de début de page s'inscrit. Lorsqu'il est rempli, vous avez trois possibilités : passer à la page suivante, corriger, terminer les vérifications. Les choix l et 3 ne demandent pas de commentaires. Pour corriger (instruction par instruction), il faut placer le curseur devant la donnée à corriger; les quatre flèches sont utilisables. Le nombre de corrections n'est pas limité; il suffit de penser à actionner la touche « C » et pour terminer les corrections, « Z ». Programmation

Vous devez entrer l'adresse de début et l'adresse de fin. Si l'adresse de fin est inférieure à celle de début, vous retournerez au menu. La zone mémoire de l'EPROM qui doit recevoir les données est vérifiée afin de savoir si elle est bien effacée; si ce n'est pas le cas, l'adresse en cause est affichée. Si la zone est vierge, le 25 volts est demandé et la programmation commence. Après la programmation, le 25 volts doit être coupé puis les données sont vérifiées octet par octet. Si une erreur est détectée, la vérification s'arrête et l'adresse en cause s'inscrit à l'écran.

Une action sur la touche 6 provoque la lecture complète de l'EPROM (il faut moins de deux secondes). Cette fonction peut également servir à la mise à \$ FF de la zone réservée en RAM en mettant sur le support une mémoire vierge. Pour visualiser le contenu lu, il faut ensuite rechoisir(4) vérification. Vous pouvez utiliser le choix 7 pour la mise à \$ FF mais ce sous programme tourne en BASIC (en une minute).

Les trucs utilisés

(Le signe \$ correspond au # sur ORIC)

Affichage

Pour la gestion de l'écran, trois adresses sont utilisées :

• 621 et 622 en décimal qui contiennent le plafond d'écran, c'est-à-dire l'adresse de la première impression.

• 623 en décimal qui contient le nombre de lignes accessibles. Exemples: Ligne 1200 DOKE 621, 48880 . La première ligne utilisable par PRINT est la vingt et unième liane de l'écran.

Ligne 1410 POKE 623, 3 lignes sont accessibles.

Les instructions concernant l'écran (PRINT, CLS) n'agissent que

sur les trois lignes prévues; par contre l'instruction PLOT rend possible l'impression sur tout l'écran.

Magnétophone

Les routines de sauvegarde et de lecture existent dans l'ORIC. Pour les utiliser, il faut fixer différents paramètres : adresses

\$5 F et \$60 : adresse de début du programme à sauvegarder ;

\$ 61 et \$ 62 : adresse de fin du programme à sauvegarder;

\$63: éxécution automatique ou non;

\$64: programme BASIC ou langage machine;

\$ 67 : vitesse de transfert ;

\$ 35 et au-delà, titre du programme limité à seize caractères.

Les routines CALL \$ E6CA initialise le VIA pour le transfert :

CALL \$ E804 réautorise l'utilisation du clavier :



CALL \$E48A effectue le chargement;

CALL \$ E57B assure la sauvegarde.

Les variables utilisées ne doivent pas poser de problème si ce n'est peut être pour EV et TE qui sont en fait des « drapeaux » contrôlant l'état vierge et la bonne programmation (EV) et la présence ou l'absence de la tension de programmation 25 volts (TE).

Quelques petits conseils pour conclure

Suivant la longueur des liaisons en nappe et votre « câblage secteur », il se peut que des parasites

arriventà « planter » le programme. Nous n'avons pas disposé de découplages (facultatifs) sur l'arrivée 5 V provenant de l'ORIC et sur le 25 V au niveau de l'EPROM (V_{PP}). Il se peut que ceux-ci s'avèrent indispensables (des 1 µF MKH feront l'affaire).

Dans tous les cas il est fortement conseillé de procéder à tous les branchements avant de charger le programme ou de l'utiliser, le fait de connecter l'alimentation 25 V sur le secteur ou le connecteur 34 broches sur l'ORIC après chargement conduit presque toujours aux désagrément précités.

Enfin, nous vous conseillons lors de la mise au point de tester le 25 V avant de le relier à la carte principale (si le PIA 2 et l'EPROM sont déjà sur cette dernière) et de n'envoyer le 25 V par inverseur lecture/programmation que si le 5 V en provenance de l'ORIC est sur la carte.

Voilà, ces petites règles respectées vous ne devriez pas rencontrer de problèmes; bonnes programmations...

Suite page 97

J.M. SCAYA

Nomenclature

Résistances 1/4 W 5 %

 $R_1:4.7 k\Omega$ $R_3:4.7 \text{ k}\Omega$ $R_2: 2.2 \text{ k}\Omega$

Condensateurs

C1: 470 µF/40 ou 63 V (ou 1000 µF)

C2: 1 µF MKH

Semiconducteurs

PTI: Pont 50 V/1 A

Di : Zener 10 V/400 mA D2: Led rouge Ø 5 mm

D₃:1 N 4148

D4: Zener 4,7 V/400 mA

Circuits intégrés

IC2, IC3, PIA1, PIA2 = 6821 Motorola ou Thomson Efcis

IC4: 74 LS 04 ICs: 74 LS 42

Régulateur 7815 boîtier TO 220 et IC1 une EPROM 2716 (2732 après modification logicielle)

Un transformateur 3 VA 24 V ou 2 × 12 V pour CI l inverseur, l circuit, l inverseur, 2 circuits Un connecteur femelle 34 broches pour l'ORIC.

Câble en nappe 34. Fils Un coffret Retex ABOX RA1,

Un fusible 100 mA et son porte fusible.

Une formation pour un métier

SUIVEZ UNE FORMATION A LA POINTE DE LA TECHNIQUE

Pour EDUCATEL, une vraie formation professionnelle est une formation réaliste qui associe des cours complets adaptés aux réalités du monde du travail, à des matériels d'application choisis parmi les plus récents. Pour compléter votre formation, vous pourrez à la fin de votre étude, effectuer un stage en entreprise.

Que vous soyez étudiant, ou que vous exerciez un métier à temps plein, EDUCATEL se charge de vous apprendre par les moyens les plus modernes le métier qui vous convient le mieux.

Une seule chose compte pour nous, comme pour vous: que vous soyez effectivement capable, au terme de cette formation, d'exercer le métier que vous avez choisi

Cette année, plus de 2.000 entreprises nous ont contactés pour nous confier la formation de leurs techniciens.

EDUCATEL est la plus grande Ecole privée d'enseignement par correspondance en France: 300 Professeurs contrôlés par l'Education Natio-

PRIX D'UNE MENSUALITE *

(nombre de mensualités

et prix total)

411 F x 12 mois = 4.932 F

562 F x 10 mois = 5.620 F

477 F x 17 mois = 8,109 F

614 F x 7 mois = 4.298 F

375 F x 19 mois = 7.125 F

461 F x 20 mois = 9.220 F

688 F x 17 mois = 11.696 F

461 F x 20 mois = 9.220 F

383 F x 14 mois = 5.362 F

387 F x 18 mois = 6.966 F

400 F x 14 mois = 5.600 F

413 F x 9 mois = 3.717 F

497 F x 14 mois = 6.958 F

410 F x 15 mois = 6.150 F

431 F x 12 mois = 5.172 F

487 F x 23 mois = 11.201 F

575 F x 20 mois = 11.500 F

371 F x 17 mois =

QUELQUES-UNES DE NOS **FORMATIONS**

ELECTRONIQUE-AUTOMATISMES

Electronicien

Technicien électronicien

Spécialiste en micro-électronique

Technicien en automatismes

Technicien en micro-processeurs

C.A.P. électronicien

B.P. électronicien

B.T.S. électronicien

Technicien en robotique

RADIO TV HI-FI

Monteur dépanneur radio TV Hi-Fi

Technicien radio TV Hi-Fi

Technicien en sonorisation

INFORMATIQUE

Opérateur sur ordinateur

Programmeur d'application

Programmeur sur micro-ordinateur

Analyste programmeur

B.T.S. informatique

NIVEAU POUR ENTREPRENDRE LA FORMATION

Accessible à tous

3e/2e

C.A.P. ou exp. prof

2º/C.A.P./B.E.P.

C.A.P. + exp. prof. 5º/4º

C.A.P./B.E.P. + exp. prof

BACCALAUREAT BACCALAUREAT

Accessible à tous

3º/C.A.P./B.E.P.

3º/C.A.P./B.E.P.

3º/C.A.P.

30/20

34/24

BACCALAUREAT

BACCALAUREAT + 2 BACCALAUREAT

DUREE DE L'ETUDE (sur la base de 4 devoirs par mois)

15 mois

21 mois

8 mois

23 mois

4 mois

23 mois (8 dev./mois) 27 mois (8 dev./mois)

27 mois (8 dev./mois)

21 mois (8 dev./mois)

22 mois

25 mois

15 mois

8 mois

17 mois

13 mois

9 mois

30 mois

15 mois

32 mois (8 dev./mois)

PRIX AU 1-8-1984

Si vous êtes salarié, votre étude peut être prise en charge par votre employeur (loi du 16-7-1971 sur la formation continue).

EDUCATEL - 1083, route de Neufchâtel 3000 X - 76025 ROUEN Cédex



Etablissement privé d'enseignement par correspondance soumis au contrôle

ON pour recevoir GRATUITEMENT

et sans aucun engagement une documentation complète sur le secteur ou le métier qui vous intéresse, sur les programmes d'études, les durées et les tarifs.

M.

Mme

Mile

NOM Prénom

Adresse: N°...... Rue.....

Code postal Localité

...... Age...... Niveau d'études.

Profession exercée

Précisez le métier qui vous intéresse :

EDUCATEL G.I.E. Unieco Formation 3000X - 76025 ROUEN CEDEX

Pour Canada, Suisse, Belgique: 49, rue des Augustins - 4000 LIEGE Pour TOM DOM et Afrique: documentation spéciale par avion.



Détaillants grand public, qui êtes-vous

COMPOSANTS

Ce n'est pas exactement chez un détaillant grand public que nous sommes allés à l'occasion de ce troisième reportage, encore que le nom de la société R.A.B soit connu de nos lecteurs, puisqu'il s'agit du fabricant des kits I.M.D.

En fait, le secteur des kits ne représente pas même la partie visible de l'iceberg, car l'essentiel des activités de R.A.B. concerne le commerce de composants électroniques neufs ou bien «d'excès de stocks» issus de l'industrie, et ceci à l'échelon international. Le terme de «lots» éveillant bien des méfiances tant au niveau de l'utilisateur que du détaillant, il nous a semblé très intéressant, pour clarifier les idées, de poser quelques questions quant à leur provenance, et à leur destination. Ainsi, nous suivons le chemin que peuvent emprunter certains composants avant de parvenir sur l'un de vos montages, ou encore dans la fabrication de matériel industriel.

La société R.A.B. a été créée en 1972 par J.-J. RABOTIN, qui en assure depuis la direction.

Le secteur de l'électronique est regroupé à Aubervilliers dans le centre ville. Un autre département assurant l'exportation et la distribution au détail d'outillage électrique, principalement des machines électroportatives japonaises et des moteurs électriques, est implanté à Paris dans le 19° arrondissement.

Entre le commercial, les services de réception et d'expédition des produits, la réalisation des kits, une vingtaine de personnes composent l'ensemble du personnel de la société.

Il est difficile de définir par un terme précis le métier qu'exerce M. J.-J. RABOTIN, il nous semble que «marchand international» est le plus représentatif, au vu des fréquents déplacements qu'il effectue en Amérique, en Europe et en Asie.

On imagine aisément le nombre de contacts qu'il lui est donc nécessaire de posséder dans ces pays.

Quelles sont les importations effectuées par R.A.B.?
Il s'agit principalement de composants passifs dont une partie est d'ailleurs spécialement fabriquée pour R.A.B. en Asie (Taïwan, Corée, Malaisie, Hong-Kong, Japon). Ainsi, de huit à quinze millions de résistances sont importées chaque mois et environ quatre millions de condensateurs. Ce matériel est essentiellement destiné à l'industrie, de grandes marques l'utilisent dans la fabrication de leurs appareils. En principe, ces produits transitent par l'entrepôt d'Aubervilliers, mais certaines grosses quantités (petits haut-parleurs made in Taïwan par exemple pour l'industrie du jouet) sont directement livrées au client.

R.A.B. a édité un luxueux catalogue des produits qu'il lui est possible d'importer; on y trouve en particulier les composants de marque NOBLE (Japon) qui propose entre autres une vaste gamme de potentiomètres de audité.

Il serait d'aîlleurs intéressant de voir ce genre de produit distribué par les détaillants, pour quelques francs de plus le client y trouverait probablement une nette amélioration des performances par rapport au matériel bas de gamme habituellement distribué.


Les exportations
Elles concernent, pour la quasi totalité, des semi-conducteurs.
Ceux-ci proviennent du rachat de «stocks excédentaires» proposés par l'industrie et pour avoir des précisions sur la qualité de ces produits, nous avons demandé à M. RABOTIN ce qu'il en était exactement.

Il ne s'agit en aucun cas de matériel déclassé par les fabricants pour des raisons de caractéristiques hors tolérances ou pour malfaçons, mais de stocks n'ayant pas été utilisés pour des causes diverses. Ce sont en général des stocks programmés chez le fabricant en fonction des besoins présumés de l'industrie, ou bien de quantités minimales nécessaires pour rentabiliser une ligne de produits. L'excédent sert de stocks tampons, ou encore de stocks stratégiques constitués en temps de crise sur une famille de produits. Si pour une raison ou pour une autre, cessation de fabrication d'un modèle chez un industriel, produit remplacé par un autre plus performant, homologation accordée dans certaines administrations (PTT, Armée, spatial...) à du matériel fabriqué exclusivement avec des composants marqués de l'année en cours, ou produit devenu obsolète chez le fabricant, il devient nécessaire d'effectuer un délestage de ces stocks.

Nous avons été fort surpris du nombre et de la variété des propositions faites à R.A.B., celles-ci émanant des plus grands noms de l'industrie.

Parmi ces propositions, un choix est bien sûr à faire, ce qui demande une certaine habitude et une très complète documentation. Que deviennent ces composants ?

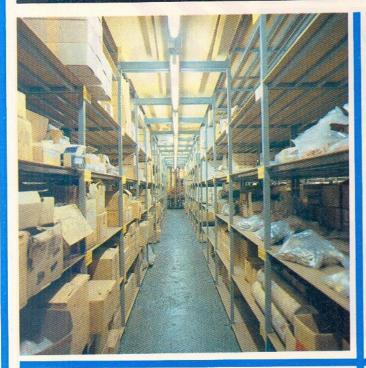Une grande partie est exportée en Europe, à Taïwan, à Hong-Kong au Japon et surtout aux États Unis où le marché, très mobile, rend





nécessaire ce type de commerce, ce métier y est d'ailleurs parfaitement reconnu. Ces composants sont donc réintroduits dans le circuit industriel, par exemple auprès de sociétés assurant la maintenance de matériel sur parfois 10 ou 20 ans, ou tout simplement dans la fabrication d'appareils neufs.

Ainsi un transistor germanium peut s'y négocier jusqu'à 1 \$, et de même un micro-processeur vendu neuf 150 F à 2 ou 3 F.

Nous irons d'ailleurs plus loin dans l'examen de ce marché paral-lèle, la société K.T.I. au U.S.A. recycle chaque mois environ 2 500 000 circuits intégrés ; ils sont déssoudés de sur les cartes, les pattes réétamées et redressées, et sont ensuite testés et reconditionnés, le procédé est très industriel. Mais, mieux encore, cette société a développé en collaboration avec un leader des semi-conducteurs et pour une somme fort importante, un nouveau procédé de récupération. Les pattes des composants sont tranchées au laser à ras du boîtier puis d'autres sont ressoudées. Ces pièces reçoivent un marquage spécial qui permet de suivre leur tenue lorsqu'ils sont réimplantés sur de nouvelles cartes. Les résultats ont prouvé que ces composants recyclés ayant déjà subi des contraintes thermiques, de tension, etc..., offraient un taux de défaillance moindre que des composants neufs. Ils permettent également de pallier partiellement la pénurie qui peut exister sur certaines familles de produits.

Dans cette filière du composant recyclé, R.A.B. recupère en Europe les cartes provenant des services de maintenance de l'industrie ou bien, l'évolution rapide des technologies aidant, des stocks de cartes prévus pour du matériel devenu dépassé et abandonné, pour les

diriger ensuite vers les Etats Unis. Les kits

Les activités précédentes sont à l'origine de celle des kits, les approvisionnements étant singulièrement simplifiés.

Actuellement, une cinquantaine de kits est commercialisée sous la marque I.M.D ; aujourd'hui, R.A.B. se prépare à lancer une «gamme bleue», des modules mieux élaborés à vocation plus «pédagogique», l'ensemble étant logé, pour éviter les inélégants montages volants, dans un coffret transparent, fournit dans le blister.

En guise de conclusion

Pour nous résumer, nous indiquerons que 18 % du chiffre d'affaires de la société R.A.B. provient du commerce de l'outillage électrique et 82 % de celui des composants électroniques. Ce dernier pourcentage se subdivise en :

40 % du chiffre réalisé avec l'industrie française,

35 % résultant du marché de l'exportation,


20 % avec les revendeurs grand public, ce sont ces composants qui entrent dans la réalisation de vos montages et enfin,

5 % est réalisé par les kits.

L'atmosphère chez R.A.B. n'est pas sans rappeler celle qui devait régner dans les grands comptoirs d'importation du siècle dernier, les cartons de composants en provenance d'Orient y ont remplacé bien sûr les sacs d'épices et les pièces de soie. Nous souhaitons que e rapide tour du monde et les activités internationales de cette société française vous auront intéressés ;, nous reviendrons le mois prochain dans le circuit du composant de détail.





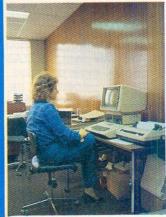

81

Radio Plans - Electronique Loisirs Nº 445



Le VG 5000 Philips

Depuis les derniers jours d'octobre, les revendeurs Philips présentent un micro-ordinateur le VG 5000. En effet, Philips sont son premier micro-ordinateur grand public avec pour cible essentielle les jeunes et par conséquent à un prix raisonnable : 1 590 F. Il n'y à rien d'étonnant donc à ce que la commercialisation de cet appareil soit lancée quelques semaines avant Noël, et pourtant, cette entrée sur le marché de la micro-informatique ne fait pas figure de précurseur... A ce stade, on ne peut se permettre de sortir un système « moyen » - qu'en est-il exactement ? C'est ce que nous avons voulu savoir en utilisant le VG 5000 pendant quelques semaines.

Le matériel

Dans le carton d'emballage on trouve (voir figure 1) la console de base, le module alimentation, le cordon péri-télévision et le cordon magnétophone. S'y ajoute un manuel d'utilisation sur lequel nous aurons l'occasion de revenir.

Explorons le cœur du système : le VG 5000 est basé sur un micro-processeur Z 80 de fréquence 4 MHz la ROM est de 18 k octets et comprend le moniteur ainsi qu'un BASIC Microsoft résident, la RAM est de 24 k octets, mais attention, 8 k sont réservés au générateur de caractères le VPG 2, et seuls 16 k sont à la disposition de l'utilisateur, une extension est prévue mais pour l'instant bornons-nous à décrire l'existant - la console de base, supporte un clavier AZERTY de 63 touches mécaniques (voir figure 2); outre les classiques touches numériques et alphanumériques, on dispose de


nombreux caractères de ponctuation et de dix minuscules accentuées. Le curseur se meut grâce à quatre touches directionnelles : haut, bas, droite et gauche.

La touche CAPS permet d'obtenir des minuscules, jusque là rien de très surprenant. Par contre, l'emploi de la touche CTRL permet de dédoubler la quasi-totalité du clavier et de mettre en œuvre des fonctions basic préprogrammées. Par exemple une seule pression sur la touche F accompagné de CTRL provoque l'écriture de « FOR I = 1 TO... » de même CTRL plus N génère « NEXT I ». INPŪT, DATA, LIST, PRINT, s'obtiennent de façon similaire, (liste complète fournie en annexe). La tâche fastidieuse qui consiste à entrer un programme est sérieusement allégée et cette caractéristique nous est apparue comme un gros avantage du VG 5000. Le constructeur s'est au moins préoccupé de la facilité d'utilisation. Le clavier renferme d'autres séduisantes possibilités que nous exposerons en abordant le problème de modification de lignes de programmes.

En haut à droite du clavier, on trouve un témoin de contact (diode rouge) d'autant plus utile que l'interrupteur marche/arrêt se situe sur le boîtier d'alimentation en bref, on retrouve un clavier type Minitel.

La face arrière de la console supporte les connecteurs pour les périphériques (figure 3): côte-à-côte, une prise DIN 5 broches pour le boîtier d'alimentation, l prise DIN 8 broches pour l'écran par l'intermédiaire du câble péritélévision. C'est-à-dire que le câble possède donc à une extrémité une prise DIN et à l'autre, la fameuse prise péritélévision. Que faire si le téléviseur ne possède pas cette caractéristique. Philips y a pensé et propose en option un codeur modulateur Secam sur lequel vient s'enficher la prise péritélévision, ce dernier étant luimême relié à son tour à la télévision proprement dite (cas des téléviseurs antérieurs à 1980).

La figure 4 schématise la différence entre le VG 5000 et d'autres micro-ordinateurs classiques comme l'ORIC ou le SPECTRUM. En effet, le VG 5000 délivre simplement les signaux R,V,B synchro, qui transmis par le cordon péritélévision alimentent l'écran. Par contre, les autres micro-ordinateurs, s'ils délivrent aussi ces mêmes signaux, contiennent d'emblée un codeur-modulateur VHF-PAL, parfaitement inutilisable en France. Le VG 5000 nous fait faire au moins l'économie de ce module.

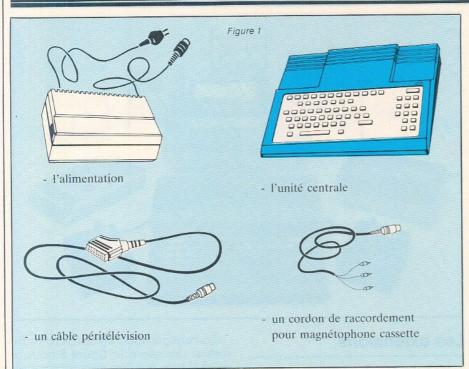

pour une sauvegarde, on positionne le magnétophone en enregistrement et on le réalise avec la commande SAVE au clavier du micro-ordinateur.

La face arrière présente également un connecteur 50 contacts qui permet actuellement de brancher l'interface poignée de jeu. On dispose de deux poignées, chacune comprenant une manette et un ou deux boutons « ACTION »; les deux poignées sont reliées à l'interface par un connecteur trapézoïdal à 9 broches.


Ultérieurement, de connecteur sera utilisé pour le module extension dont nous parlons plus loin.

Avant d'en venir au branchement de l'appareil, disons un mot de l'esthétique. La console est noire, pèse environ 800 grammes pour un volume de 28 × 21 cm et 42 mm en hauteur.

L'écran

Venons-en à l'écran : il permet l'affichage de 25 lignes de 40 caractères, chaque caractère étant défini par une matrice de 8×10 pixels. En fait, le cadre utilisé par le système est légèrement inférieur à la surface du moniteur, ce que l'on peut faire ressortir en affectant des couleurs différentes à l'un et à l'autre. Le nombre de couleurs disponibles s'élève à huit : noir, blanc, rouge, bleu, jaune, vert magenta et cyan, on s'en serait douté; enfin l'écran est défini par 80 000 points, ce qui représente une bonne définition et nous verrons comment l'exploiter dans la partie graphique ci-après.

Une autre prise DIN 8 broches permet de connecter un magnétophone à cassettes, seul support de mémoire de masse disponible à l'heure actuelle. Le cordon de rac-cordement est fourni avec le VG 5000, l'extrémité, côté magnétophone, est constituée de trois jacks dont un permet d'activer la télécommande. Les manipulations sur le magnétophone sont ainsi légèrement réduites, puisqu'on le commande directement depuis le moniteur. Ce raccordement ne pose évidemment aucun problème si on dispose d'un magnétophone Philips, si ce n'est pas le cas on devra préter attention à cette connexion. Néanmoins, pour ce banc d'essai, nous avions pris la peine de nous munir

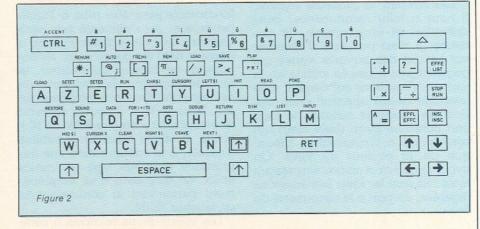

d'un magnétophone Philips D 6340, sorti de son emballage d'origine, donc neuf, il a été connecté au VG 5000.

Malgré cela, les chargements de programme n'ont pas été sans difficulté: échec en cas de transmission à 2 400 bauds, plusieurs tentatives en 1 200 bauds, avant d'obtenir le résultat désiré, ceci semble encore une fois, être le problème de la micro-informatique domestique. D'ailleurs, il n'est pas rare de lire dans les manuels d'utilisation: « en cas de chargement infructueux recommencer la manipulation »...

L'utilisation de la télécommande n'est pas obligatoire bien sûr ; si on l'utilise, on positionne le magnétopnone en situation « PLAY » mais il ne sera réellement activé que lorsque l'ordre de chargement sera transmis par le micro-ordinateur. De même,

Les touches sont noires pour la plupart avec caractères inscrits en blanc (alphanumériques et numériques) les autres sont brun clair (caps, run, etc.) et enfin trois touches sont jaunes : RETURN, CTRL et Δ - ces deux dernières combinées arrêtent l'exécution d'un programme même lorsque STOP est inactif. Le boîtier d'alimentation ($10 \times 17 \times 6$ cm est noir également. L'ensemble est doué d'une sobriété à toute épreuve. et elle a le mérite d'être de bon ton ; peut-être aurait-on aimé que les fonctions préprogrammées obtenues avec la touche shift soient de la même couleur que cette dernière et de façon identique les fonctions activées par CTRL soient d'une autre couleur. Cela aurait sans doute évité d'utiliser SHIFT à la place de CTRL et vice-versa ce qui ne manque pas d'arriver, au moins en début d'utilisation.

Les branchements

Ayant pris connaissance des divers éléments, on peut les connecter selon le schéma de la figure 5 et faire ainsi démarrer le système. Grâce au cordon Péritélévision, on relie l'unité centrale à la télévision (ou au codeur-modulateur qui est alors relié à la télévision). Ensuite, on branche l'alimentation, que l'on relie à son tour au secteur, pas de difficulté au niveau de l'enfichage des prises et aucune possibilité de confondre les câbles. On allume alors la télévision ou le moniteur, puis on actionne le commutateur marche/arrêt, situé sur le côté du boîtier d'alimentation. Le témoin de contact sur la console s'allume et avec un peu de chance, on voit apparaître le message

> « VG 5000 Basic version 1.0 » 13 758 octets disponibles OK!

Effectivement, à plusieurs reprises, il nous a fallu recommencer cette opération et faire preuve de patience. Il n'est pas rare d'observer sur l'écran des bavures vertes qui gagnent peu à peu la totalité de la surface. Attendons calmement et le message désiré apparaît enfin. Au bout de quelques instants, le fond vert passe en cyan (bleu clair) qui correspond à l'initialisation théorique de la couleur du fond. On avouera que c'est un peu surprenant mais tels sont les faits. Les émotions digérées, on part à la découverte du basic.

Résumons-nous : aucune difficulté de montage, quelques surprises à la mise en route.



Les extensions


Un module extension est en préparation. Il utilisera le connecteur 50 contacts pour être relié à l'unité centrale et sera alimenté par cette dernière. Le boîtier d'alimentation a dores et déjà été conçu pour. Monopolisant ce fameux connecteur, le module permettra bien évidemment de raccorder les deux poignées de jeu. Mais surtout, il pourra contenir une extension mémoire RAM de 16 k octets. Il offrira aussi la possibilité d'ajouter à la configuration une imprimante parallèle type centronics enfin, on disposera d'un emplacement permettant la connexion de cartouches ROM.


Les informations relatives à cette extension sont encore faibles. Nous ne manquerons pas d'en reparler en temps et en heure. La configuration de ce micro-ordinateur donnée à la figure 6 nous a semblé bien étudiée, concrétisant un désir de facilité d'utilisation. Les réserves que nous avons exprimées concernent le chargement de programmes depuis un magnétophone et la phase de démarrage.

Le BASIC et l'éditeur

Nous avons dit qu'un Basic Microsoft était implanté dans la mémoire morte ROM mais tout d'abord examinons les facilités d'écriture et de modification d'un programme. Nous avons vu qu'une trentaine d'instructions (33 exactement) s'obtenaient en activant la touche CTRL et une autre touche du clavier alphanumérique. Ceci facilite déjà bien la tâche. De plus, nous avons à notre disposition une numérotation automatique mise en route par les touches « CTRL » et « ; ». Implicitement, la numérotation débute à 10 et s'incrémente avec un pas de 10. Libre à l'utilisateur de spécifier les paramètres de l'instruction « AUTO » s'ils ne lui conviennent pas. Pour sortir de la numérotation automatique, positionner le curseur juste derrière le numéro de ligne et faire RETURN.

L'instruction RENUM (touche « CTRL » et « : ») permet de renuméroter tout ou partie d'un programme. En l'absence de paramètre, la renumérotation concerne tout le programme avec le pas implicite de 10. Autrement on précise X le numéro de départ de la renumérotation, Y le numéro de la première ligne concernée par cette modification et Z le pas d'incrémentation. Qui ne s'est jamais trouvé confronté à ces pro-

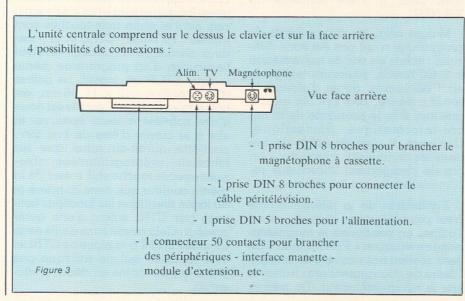

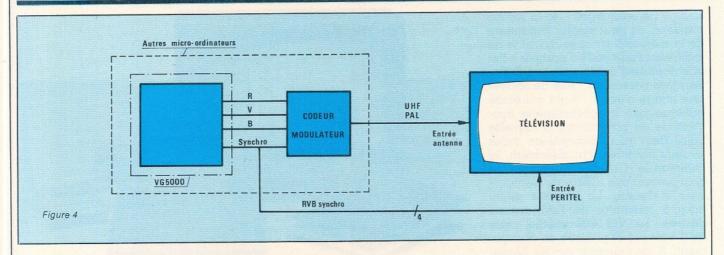

blèmes de numéros de lignes, impossibilité de rajouter une ligne au bon endroit, désir de sauvegarder ou d'imprimer un programme proprement. La numérotation touche toujours le programme depuis la ligne précisée jusqu'à la fin. On ne peut utiliser cette faculté pour déplacer des lignes les unes par rapport aux autres, la renumérotation ne peut que tasser ou espacer les lignes.

En ce qui concerne la modification dans une ligne de programme, il suffit de placer le curseur sur le caractère à modifier, de taper la nouvelle valeur et de faire enregistrer ce changement en appuyant sur RE-TURN.

Pour supprimer une ligne, on peut se contenter de taper son numéro tel quel et de l'envoyer par RETURN. Manœuvre classique. On peut aussi amener le curseur derrière le numéro de ligne considéré et appuyer sur SHIFT et EFF - le contenu de la ligne disparaît mais ou garde le numéro - Cette procédure est à utiliser lorsque l'on désire entrer une nou-


velle ligne.

Dans ce domaine, le clavier nous offre encore des avantages. Une touche EFFC permet d'effacer le caractère placé juste avant le curseur. Le texte situé à droite se décale alors d'un caractère vers la gauche. De même, une touche INSC permet de créer un espace à la place du curseur de telle façon que l'on puisse insérer un caractère. Le texte de droite s'est décalé d'un caractère vers la droite. On retrouve ces propriétés d'effacement et d'insertion au niveau des lignes. Les mêmes touches frappées avec « SHIFT » provoqueront l'effacement d'une ligne ou la création d'un espace entre deux lignes. Enfin, l'effacement de l'écrean est réalisé par les touches « SHIFT » et « EFFE ».

Pour déplacer une ligne, on viendra tout d'abord mettre à jour son numéro en le validant par l'appui sur RETURN. On a aussi recopié la ligne à l'endroit souhaité. Il ne reste plus qu'à effacer l'ancienne ligne par la méthode exposée ci-dessus. Ces manipulations sont d'une facilité enfantine, lorsque l'on est assis en face du clavier. Retenons aujourd'hui que les effacements, les insertions et les déplacements de ligne ou caractères sont aisés et gageons qu'en quelque dizaines de minutes, tout utilisateur dominera largement ces problèmes d'écriture. Notons que cette gestion d'écran rend impossible le fait de frapper une commande sur un texte existant au préalable. Par exemple, vous avez modifié la liane 40 et voulez voir le résultat en frappant LIST, si LIST apparaît sur la ligne 50, il y a écrasement validé par votre RETURN et génération d'un message d'erreur. Il faut donc prendre la précaution de frapper ces commandes sur une ligne vierge.



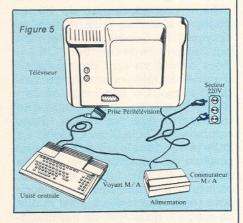Le Basic Microsoft implanté sur le VG 5000 comprend 81 instructions. Il serait fastidieux et superflu de les commenter une à une. Mis à part les commandes graphiques et musicales, nous en avons relevé quelques unes : INIT initialise la couleur de l'écran. L'instruction admet deux paramètres, c'est-à-dire deux couleurs. En effet, on se rappelle que le



VG 5000 n'utilise pas la surface totale de l'écran. On aura donc un fond sur lequel s'inscrivent les caractères, première couleur, et les bords qui prennent la seconde teinte. Une action sur les touches « CTRL » et « Δ » provoque un INIT 6,6. Autrement dit, initialisation en cyan. C'est l'initialisation de départ.

Dans un même ordre d'idée, l'instruction TX définit le mode texte avec un paramètre de couleur pour le fond, un second paramètre concerne l'état des caractères : double hauteur, double largeur, inversion vidéo. Enfin, un troisième paramètre peut faire clignoter le texte. PAGE bloque l'écran, il ne peut plus défiler jusqu'à ce qu'on utilise SCROLL qui le débloque. Enfin, trois instructions concernent l'imprimante lorsqu'elle sera en service : LLIST, LPRINT, et LPOS. LPOS positionnera la tête d'imprimante. Faute de matériel, elles n'ont pu être testées.

Venons-en maintenant aux instructions de sauvegarde et de chargement. CSAVE permet de sauvegarder un programme sur cassette, lui affectant un nom que l'utilisateur précise. Des variantes de cette commande permettent de sauvegarder un tableau ainsi qu'une

chaîne de caractères ; de la même manière, on peut stocker le contenu de la mémoire en code machine en indiquant l'adresse du premier octet et le nombre d'octets à sauver. Enfin, dernière possibilité, celle de sauver une image d'écran. Voilà qui étoffe quelque peu la traditionnelle sauvegarde de programme à laquelle bien des micro-ordinateurs nous avaient habitués. Parallèlement, la commande CLOAD, provoque le chargement des différents éléments cités ci-dessus. La cassette défile jusqu'à rencontre de l'information désirée. Le VG 5000 affiche alors qu'il a trouvé et procède au chargement. A ce moment, sur les bords, défilent une succession de barres noires et blanches matérialisant ce chargement. L'opération se termine par l'apparition de l'éternel « OK! ». Nous avions vu qu'il était possible d'utiliser la télécommande du magnétophone. On positionne ce dernier en lecture ou écriture, mais il ne sera activé que par l'envoi d'une commande CLOAD ou CSAVE. La faille réside dans le fait qu'il n'est pas possible de rembobiner la cassette depuis le VG 5000. On est, en ce cas, contraint de débrancher un jack pour réaliser le rewind. Il est inutile de préciser qu'en cas de manipulation successives cette manœuvre devient assez rapide.

Un récent article présenta et fit le point sur le Basicode. On se réfèrera à lui pour toute information citons simplement les commandes en Basi-




code, elles ont le mérite d'avoir été prévues sur le VG 5000. Dans les deux cas, un espace mémoire est nécessaire à la réalisation de l'opération, chargement ou sauvegarde, on peut donc être amené à manquer d'octets mémoire, auquel cas les programmes seront traités par morceaux. On concatenera ensuite les différentes séquences (instruction CLOADA).


Le mode texte et le mode graphique

Le VG 5000 dispose de deux modes, un mode texte et un mode graphique. A chacun d'entre-eux correspond un jeu de 128 caractères prédéfinis dans la ROM.


Le mode texte est mis en service par l'instruction TX que nous avons vu plus haut et met à la disposition de l'utilisateur toutes les lettres majuscules, minuscules et accentuées, les chiffres et les caractères de ponctuations. Les caractères sont numérotés de 0 à 127 conformément au standard ASCII. La grande majorité est accessible au clavier, dans le cas contraire on utilise l'instruction CHR\$ en indiquant le code ASCII désiré. Par exemple CHR\$ (29) correspond à la fraction 1/2 qui ne représente bien qu'un seul caractère.

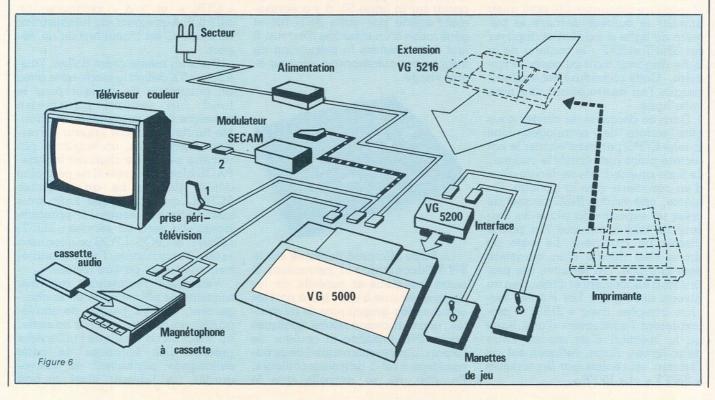Le mode graphique est défini par l'instruction GR qui admet pour paramètres la couleur du caractère, la couleur du bandeau (concerne uniquement la ligne sur laquelle se trouve le caractère à partir de ce dernier et jusqu'à l'extrémité droite de l'écran) et la stabilité ou clignote-



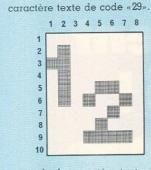

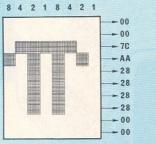
exemple de caractère texte défini par l'utilisateur : π



Instruction SETET code, «0000 7C AA 28 28 28 28 28 00 00».

Le code est quelconque, choisi par l'utilisateur.

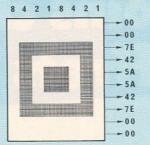Exemple de caractère graphique défini par l'utilisateur.



Instruction SETEG code, «0000 7E 42 5A 5A 42 7E 0000»

Emploi 10 SETET 88, «0000 7C AA 28 28 28 28 0000» 20 ET 1, 0, 0. 30 PRINT CHR \$ (88). le caractère π s'imprime en rouge (Premier

paramètre de ET)

10 SETEG 80, «0000 7E 42 5A 5A 42 7E 0000» 20 EG 1, 3, 0. 30 PRINT CHR \$ (80)

le caractère graphique s'imprime en rouge (couleur 1) sur un

bandeau jaune (couleur 3).

ment du ou des caractères. On peut mettre autant d'instructions GR que l'on veut dans un programme et aussi modifier ses attributs. Comme le mode texte, le mode graphique dispose d'un jeu de 128 caractères (0 à 127) qui lui sont propres. On se souvient qu'un caractères est défini dans une matrrice de 8×10 pixels. Les caractères graphiques ne sont autres que des dessins géométriques à l'intérieur de cette matrice. A la charge de l'utilisateur de les assembler pour constituer son dessin final. Les amateurs de puzzle ne seront pas déroutés.

Faisons dès à présent une petite remarque: un coup d'œil sur la grille de caractère montre que la lettre « A » porte le code ASCII 65 en mode texte. Il est donc équivalent de frapper:

PRINT « A » ou PRINT CHR\$ (65)

Le caractère graphique ayant pour code 65 précisément est un caractère dont seul le mélange 4 × 3 dans la matrice en haut à gauche est noirci (ou éclairé suivant la couleur). Il sera alors équivalent en mode graphique de frapper PRINT « A » ou PRINT CHR\$ (65). Dans les deux cas, le mélange en question s'affiche. On mesure l'importance de la définition du mode pour l'interprétation des instructions et donc l'obtention du résultat.

Plus lourds d'emploi, mais plus souples, sont les caractères à définir par l'utilisateur.

En effet, il dispose de 192 caractères à définir 96 en mode texte et 96 en mode graphique. On considère donc une matrice 8 x 10 pixels vierge. On noircit les pixels que l'on désire, à chaque ligne (il y en a dix) on fait correspondre la combinaisons hexadécimale ainsi représentée. On obtient alors une succession de dix combinaisons qui va définir de façon univoque le caractère. les instructions SETET et SETEG vont enregistrer cette définition, la première pour le mode texte, la seconde pour le mode graphique. On affecte un code au caractère ainsi créé et le tour est joué.

Pour indiquer que l'on fait appel à ce jeu de caractère particulier, l'initialisation se fera avec l'instruction ET pour le mode texte, et EG pour le mode graphique.

	mode texte	mode graphique
jeu de caractères standards	TX	GR
jeu de caractères utilisateur	ET	EG

Voilà qui doit laisser bien perplexe les amoureux des DRAW, LINE, CIRCLE ou FILL. Le graphisme du VG 5000 ressemble à un jeu de construction on aime ou on n'aime pas.

On retrouve quand même les sy-

pathiques instructions de positionnement du curseur « CURSOR X » et « CURSOR Y » qui ne réservent aucune surprise.

L'aspect musical du VG 5000 est traité par deux instructions SOUND et PLAY, rien que de très courant.

Restent les messages d'erreurs qui ont le bon goût d'être en français.

La documentation fournie avec le matériel est d'une présentation agréable et aérée. Chapitres bien distincts, caractères gras pour les rubriques, quelques exemples commentent les instructions basic. La mise en route et l'utilisation des périphériques font l'objet de recommandations.

Les annexes présentent la liste des mots réservés, la carte mémoire, les jeux de caractères et des grilles devant faciliter l'utilisation du graphisme. Philips conseille d'en faire des photocopies...

A l'heure où nous écrivons, les cassettes de jeu ou de logiciel sont disponibles en trop faible nombre pour les tester correctement. Dès que nous en disposerons, nous ferons le point sur le catalogue logiciel. Nous nous contentons aujourd'hui de fournir la liste des programmes pré-

Nous conclurons en disant que le VG 5000 est parfaitement adapté aux jeunes désireux de découvrir l'informatique. Les facilités d'utilisation que nous avons décrites permettent de se consacrer aux problèmes purement informatiques et constituent le point essentiellement favorable de ce micro-ordinateur. Le rapport qualité/prix est tout à fait satisfaisant et la vitesse de traitement honorable.

ASTRID

Liste des instructions directement

Les besoins changent les coffrets aussi!



hobbybox®

Coffrets en thermoplastique antichoc, robustes et légers, avec faces
avant et arrière en plastique 2 mm •
Assemblage par deux vis • Pieds
pour fixation de circuits imprimés •
Prix compétitifs. Jugez plutôt!
Livrables également avec faces
avant et arrière en aluminium.
Emballage individuel sous blister.

6 MODELES DEJA DISPONIBLES

AC 11P	120x60x80	17 F
AC 12P	120x90x80	20 F
AC 22P	120x120x80	24 F
AL 11P	120x60x140	22 F
AL 12P	120x90x140	36 F
AL 22P	120x120x140	38 F

En vente chez tous les spécialistes

Distributeur exclusif pour la France

FRANCLAIR-ELECTRONIQUE_BP 42 _ 92133 Issy-les-Moulineaux

Monit pour pour désassemble des la complete de la c

Le langage machine a l'avantage d'être plus rapide que tous les autres. Il peut de plus gérer facilement les entrées-sorties. C'est pourquoi, il sera utilisé pour échanger des données entre un micro-ordinateur et des périphériques.

Malheureusement faute d'outils adaptés, sa programmation est souvent fastidieuse. Le logiciel proposé ici remédie à cet inconvénient et remplit toutes les fonctions d'un moniteur as-

sembleur désassembleur.

Grâce à lui, le langage machine sera utilisé avec profit dans de prochains articles pour commander des cartes de communication ou d'acquisition de données à partir d'un ORIC ou d'un système conçu autour d'un microprocesseur 6502.

Le listing du programme étant particulièrement long, nous

avons scindé cet article en deux parties.

Dans cette première partie nous expliciterons toutes les commandes, et dans la prochaine nous parlerons de la syntaxe, des messages d'erreurs et pour en finir par les conseils d'utilisation.

Les procédures de sauvegarde sur cassette et sur disquette sont fournies dans cette première partie afin que le lecteur puisse commencer à charger le programme.

Le rôle d'un moniteur

Un assembleur a pour fonction essentielle de traduire les mnémoniques du langage d'assemblage, facilement compréhensibles par l'utilisateur, en codes numériques utilisés par le microprocesseur.

Un désassembleur permet de réaliser l'opération inverse et peut être utilisé pour vérifier l'implantation en mémoire d'un programme ou apporter des modifications à un logi-

ciel.

Pour être opérationnel, un moniteur doit réaliser les fonctions importantes concernant l'implantation, la mise au point et l'éxécution d'un programme en langage machine, c'est-à-dire:

— la visualisation et la modification des registres internes du microprocesseur.

— la lecture des emplacements mémoire (DUMP mémoire).

- l'assemblage et le désassemblage des programmes.
 - l'éxécution en pas à pas.
- la sauvegarde des fichiers sources (en assembleur), et des fichiers objets (directement utilisés par l'ordinateur).

Le moniteur proposé ici comprend 26 fonctions. Nous allons les exami-

ner séparément.

OPTION G: Elle permet d'exécuter un programme en langage machine à partir d'une adresse donnée en hexadécimal avec 4 chiffres.

Exemple: pour exécuter la routine se trouvant à l'adresse F412, taper:

COMMANDE ? G ? F412 (ce qui est en caractères gras est affiché).

OPTION R: Elle affiche le contenu des différents registres internes (représenté en hexadécimal), c'est-àdire:

- de l'accumulateur A,
- du registre d'index X,
- du registre d'index Y,

- du registre d'état: P,
- du pointeur de pile: S,du compteur ordinal: PC.

Puis l'instruction pointée par le compteur ordinal est désassemblée et affichée.

Exemple:

COMMANDE ? R

Nous obtenons alors sur l'écran: A:ODX:OCY:OEP:BlS:FEPC: 7D61:00 BRK

OPTION T: Elle permet de modifier le contenu des registres internes: Exemple:

COMMANDE ? T

contenu des registres modifiés.

OPTION ESC: La touche «Escape» a pour but d'interrompre le déroulement d'un programme, en particulier d'une routine qui boucle sans cesse. Elle a le même effet que la touche «RESET», mais est d'un emploi plus aisé. Le contenu des registres internes est affiché, de même que l'instruction pointée par le compteur ordinal au moment de l'appui sur «Escape».

OPTION P: Cette fonction permet l'exécution d'une routine en pas à pas. Pour cela, initialiser les registres internes (grâce à la commande «T» décrite précédemment). A chaque pression sur la touche «P», le moniteur exécute une instruction, et affiche le contenu des registres.

Cette commande est inopérante si l'instruction à exécuter est BRK.

OPTION C: Elle permet aussi l'exécution d'une routine en pas à pas. Toutefois, après l'instruction JSR (Jump to SubRoutine), le sous-programme rencontré est exécuté entièrement (jusqu'au RTS).

OPTION H: Cette fonction est appelée pour reprendre l'exécution d'un programme, interrompu par «ESC» ou «RESET», ou pour terminer celle d'une routine commencée en pas à pas.

```
5 HIMEM #7600
                                          76F0: 4F 55 56 45 45 55 55 55
                                                                           2913
 10 AD = #7600
                                          76F8: 55 55 55 55 55 55 55
                                                                            3060
 20 AE = #9800
                                          7700: A2 00 BD E2 77 20 7A 79
                                                                            4242
 30 AC=DEEK (#7600)
                                          7708: E8 E0 06 D0 F5 20 D0 7A
                                                                           5379
 40 IF ACK #5555 THEN AD=AC
                                          7710: AD 16 78 8D FA 98 AD 17
                                                                           4698
 100 REM SAISIE D'UNE LIGNE
                                          7718: 78 8D FB 98 A2 00 BD E8
                                                                           5752
 110 PRINT MID$(HEX$(AD), 2,5)" ";
                                          7720: 77 20 7A 79 E8 E0 06 D0
                                                                           5243
 120 INPHT AS
                                          7728: F5 20 00 7A AD 16 78 8D
                                                                           4386
 122 IF A$="/" THEN 1000
                                          7730: FC 98 AD 17 78 8D FD 98
                                                                           5600
 125 S=0
                                          7738: AD FB 98 CD FD 98 DØ 06
                                                                           5632
 130 FOR I=1 TO 8
                                          7740: AD FA 98 CD FC 98 30 03
                                                                           4481
 140 B$="#"+MID$(A$,2*I-1,2)
                                          7748: 4C E1 77 A9 00 8D 0A 78
                                                                           3435
 150 B=VAL (B$)
                                          7750: 8D 0B 78 8D 08 78 A9 10
                                                                           3158
 160 S=S+B*I
                                          7758: 8D 09 78 AD 0A 78 CD FA
                                                                           5416
 170 POKE AD+I,B
                                          7760: 98 DØ Ø6 AD ØB 78 CD FB
                                                                           5496
 180 NEXT
                                          7768: 98 FØ ØC 20 1A 8B A2 ØØ
                                                                           2894
 190 IF S<>UAL(MID$(A$, 18, 4)) OR MID$(A$
                                          7770: A1 FE FØ 6D 4C 5B 77 AD
                                                                           4968
22,5)<>"" THEN PING:GOTO 100
                                          7778: 08 78 8D FA 98 AD 09 78
                                                                           4492
195 IF MID$(A$,17,1) <> " THEN PING:GOT
                                          7780: 8D FB 98 AD 0A 78 CD FC
                                                                           6012
0 100
                                          2288: 98 DØ Ø6 AD ØR 28 CD FD
                                                                           5512
200 AD=AD+8
                                          7790: 98 F0 0C 20 1A 8B A2 00
                                                                           2894
 210 IF AD=AE THEN 2000 ELSE 100
                                          7798: A1 FE FØ Ø3 4C 83 77 AD
                                                                           4784
1000 CLS:PRINT:PRINT"PREPAREZ UOTRE MAG
                                          77A0: 08 78 8D FC 98 AD 09 78
                                                                           4500
NETOPHONE!
                                          77A8: 8D FD 98 AZ 00 A1 FE F0
                                                                           6415
1010 PRINT"PUIS TAPEZ 'RETURN' POUR SAU
                                          7780: 06 20 1A 8B 4C AB 77 18
                                                                           3135
VER VOTRE PROGRAMME"
                                          7788: A5 FE 69 01 8D 0C 78 A5
                                                                           3929
 1015 REPEAT:GET AS:UNTIL AS=CHR$(#0D)
                                          77C0: FF 69 00 8D 0D 78 AD FA
                                                                           5025
 1020 DOKE #7600, AD
                                          77C8: 98 8D 0A 78 AD FB 98 8D
                                                                           5502
 1030 CSAVE"", A#7600, E AD
                                          77D0: 0B 78 AD FC 98 8D 0F 78
                                                                           4442
 1040 INPUT "VOULEZ VOUS FAIRE LINE ALTRE
                                          77D8: AD FD 98 8D 0F 78 20 70
                                                                           3614
 SAUVEGARDE ";A$
                                          77E0: 89 60 0D 44 45 42 55 54
                                                                           2648
 1050 IF A$ <> "N" AND A$ <> "NON" THEN 1000
                                          77E8: 0D 46 49 4E 20 20 20 70
                                                                           2156
                                          72F0: 89 60 00 44 45 42 55 54
                                                                           2648
1060 END
                                          77F8: 0D 46 49 4E 20 20 55 55
                                                                           2311
2000 CLS:PING
                                          7800: 0E 78 55 55 55 55 55
                                                                           3059
2010 PRINT: PRINT "UOTRE SAISIE EST TERMI
                                          7808: 45 10 08 00 45 10 08 10
                                                                           759
                                          7810: E8 BC 0C 55 03 55 84 93
                                                                           3609
2020 PRINT"PREPAREZ LE MAGNETOPHONE POU
                                          7818: 00 00 34 28 92 75 81 80
                                                                           3701
                                          7820: 00 06 55 55 70 81 55 55
                                                                           3216
2030 PRINT"FAIRE LA SAUUFGARDF"
                                          7828: 00 03 55 55 55 55 55
                                                                           2811
2040 PRINT"TAPEZ 'RETURN' LORSQUE LE MA
                                          7830: 10 92 00 70 81 37 30 55
                                                                           2795
GNETOPHONE SERA PRET"
                                          7838: 55 55 55 55 55 55 55
                                                                           3060
2050 REPEAT:GET A$:UNTIL A$=CHR$(#0D)
                                          7840: 0D 20 F4 55 55 55 55
                                                                           3359
2060 CSAUE "MONITEUR" , A#7602, E#97FF, ALL
                                          7848: 55 55 55 55 75 81 55 00
                                                                           2804
                                          7850: 78 20 4C 89 A9 00 8D 00
                                                                           2792
2070 INPUT "ALTRE SALUEGARDE ":A$
                                          7858: 10 20 A9 E9 58 20 A0 78
                                                                           4231
2080 IF A$<>"N" AND A$<>"NON" THEN 2000
                                          7860: 20 00 79 A2 30 9A D8 A9
                                                                           5071
7600: 10 2C A9 FF 85 A6 A9 75 5411
                                          7868: 00 8D C0 92 8D C1 92 8D
                                                                           5455
 7608: 85 A7 4C 50 78 20 D0 7A
                                 4239
                                          7870: C2 92 8D C5 92 A9 20 8D
                                                                           4793
 7610: A3 00 8D 08 78 A9 10 8D
                                  3478
                                          7878: C3 92 A9 FE 8D C4 92 A9
                                                                           6265
 7618: 09 78 A9 00 8D 0A 78 8D
                                  3489
                                          7880: 50 8D C6 92 A9 02 8D 6A
                                                                           4232
7620: 0B 78 AD 16 78 CD 0A 78 7628: D0 06 AD 17 78 CD 0B 78
                                  3718
                                          7888: 02 A9 00 85 03 85 02 85
                                                                           2763
                                  3698
                                          7890: 01 85 00 4C 50 96 00 00
                                                                           1821
 7630: F0 06 20 1A 8B 4C 22 76
                                  2785
                                          7898: 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                                          0
 7638: A9 2F 20 7A 79 20 AA 84
                                  3890
                                          78A0: 08 48 8A 48 A9 80 85 FE
                                                                          5430
7640: AD 08 78 85 FC AD 09 78
                                  4402
                                          78A8: A9 BB 85 FF A2 00 A9 20
                                                                           4211
 7648: 85 FD 20 7F 96 B0 03 4C
                                  3628
                                          7880: 81 FE E6 FE DØ Ø2 E6 FF
                                                                           7045
7650: D3 76 A5 FE 8D 0A 78 A5
                                  4883
                                          2888: A9 BF C5 FF DØ FØ A9 EØ
                                                                           7617
 7658: FF 8D ØB 78 98 18 65 FE
                                  4693
                                          78C0: C5 FE D0 EA 68 AA 68 28
                                                                           4853
 7660: 8D ØE 78 A5 FF 69 ØØ 8D
                                  4222
                                          78C8: 60 08 78 48 98 48 A9 80
                                                                           4159
 7668: 0F 78 A2 00 A1 FE F0 10
                                 4878
                                          2800: 85 FE A9 BB 85 FF A0 28
                                                                          5531
7620: 18 AS FF 69 01 85 FF AS
                                 5437
                                          78D8: B1 FE AØ ØØ 91 FF F6 FF
                                                                           2056
7678: FF 69 00 85 FF 4C 6C 76
                                 4428
                                          78F0: D0 02 F6 FF A9 BF C5 FF
                                                                          7337
 2680: A5 FE 8D 0C 78 A5 FF 8D
                                 5647
                                         78E8: DØ EC A9 B8 C5 FE DØ E6
                                                                          7728
7688: 0D 78 20 70 89 20 AA 84
                                 3920
                                         78F0: C6 FE A9 20 A0 28 91 FF
                                                                          5428
7690: AØ FF C8 B9 04 98 C9 ØD
                                  4453
                                         78F8: 88 DØ FB 68 A8 68 28 60
                                                                          4233
7698: DØ F8 AD ØA 78 8D ØE 78
                                 3762
                                         7900: A9 80 8D 10 78 A9 BB 8D
                                                                           4963
76A0: AD ØB 78 8D ØF 78 18 98
                                 3298
                                         7908: 11 78 A9 00 8D 12 78 60
                                                                          3185
76A8: 6D ØA 78 8D ØA 78 A9 ØØ
                                 3006
                                          7910: 08 48 AD 10 78 85 FE AD
                                                                          5295
7680: 6D 0B 78 8D 0B 78 20 70
                                 2950
                                         7918: 11 78 85 FF 68 48 8D 14
                                                                          3775
7688: 89 AD ØF 78 85 FF AD ØF
                                 4575
                                          7920: 78 98 48 AC 12 78 AD 14
                                                                          3509
76C0: 78 85 FF A0 00 B9 04 98
                                 4145
                                         7928: 78 29 60 D0 04 A9 2E D0
                                                                          4342
76C8: C9 0D F0 06 91 FE C8 4C
                                 5228
                                         7930: 03 AD 14 78 91 FE C0 27
                                                                          4794
76D0: C5 76 60 A2 00 BD E1 76
                                 5022
                                         7938: FØ Ø1 C8 8C 12 78 68 A8
                                                                          4284
76D8: 20 7A 79 E8 E0 14 D0 F5
                                 6223
                                         7940: 68 28 60 A9 00 8D 12 78
                                                                          3080
76E0: 60 3F 20 43 48 41 49 4E
                                 2471
                                         7948: 78 AD 11 78 C9 BF DØ 16
                                                                          4780
76E8: 45 20 4E 4F 4E 20 54 52
                                 2509
                                         7950: AD 10 78 C9 B8 D0 0F A9
```

OPTION Y: Utilisation de points d'arrêt; pour mettre un point d'arrêt dans un programme, écrire une instruction BRK dans le fichier source. Lors de l'exécution, le programme s'arrête sur BRK et affiche les registres internes. Pour visualiser l'instruction suivante, il suffit d'appuyer sur la touche «Y». L'exécution du programme peut être poursuivie en utilisant l'option «H».

OPTION O: Il s'agit d'un DUMP mémoire. La valeur en hexadécimal, ainsi que les caractères ASCII correspondants des octets lus, sont affichés sur l'écran.

Exemple: Pour connaître le contenu de la mémoire à partir de l'adresse 1000, taper:

COMMANDE ? 0 ? 1000 1000 : 41 42 43 44 45 46 47 4

1000 : 41 42 43 44 45 46 47 44 AB-CDEFGD

Pour visualiser le contenu des octets suivants, appuyer sur une touche. RETURN effectue un retour aux commandes du moniteur.

OPTION D: Désassembleur: cette fonction affiche:

- l'adresse de l'instruction en hexadécimal,
- les octets correspondants en mémoire,
- les mnémomiques associés. Exemple:

COMMANDE ? D ? E456

E456: F9 E2 68 SBC \$68E2,Y E459: C9 81 CMP #\$81 E45B: 90 07 BCC \$E464

OPTION I

Cette fonction est utile pour insérer des octets. La touche RETURN permet de quitter cette option.

Exemple:

COMMANDE ? I ? 1000

1000: F9 1001: C9 1002: RETURN COMMANDE?

OPTION U : Assembleur simple passe: il permet de rentrer directement une instruction, une suite de nombres ou de caractères en mémoire:

Exemple:

COMMANDE ? U ? 1000

1000 : LDA #\$32 1002 : 12 B9 32 1006 : >ABCD...

Remarques: Chaque octet doit être écrit en hexadécimal et comporter deux caractères. La suite d'octets doit être précédée de «:», le symbole «>» indique à la fonction «U» de considérer ce qui le suit comme une chaîne de caractères.

Les messages d'erreurs relatifs à cette fonction sont décrits plus loin.

OPTION A: Assembleur triple passe. Il peut assembler un programme source écrit grâce à l'éditeur de texte, à partir d'une adresse donnée. Les lignes erronées éventuelles sont affichées, ainsi que les numéros d'erreur correspondants.

OPTION V: Cette fonction affiche la liste des étiquettes générées par l'assembleur avec les valeurs numériques qui leur ont été affectées. Une pression sur la touche « V » affiche la lere étiquette, une autre sur une touche quelconque différente de « RE-TURN » (celle-ci effectue un retour au moniteur) affiche les étiquettes suivantes.

OPTION S : Sauvegarde d'une zone mémoire ou d'un programme as-

Syntaxe

COMMANDE ? S ? <SA> ? <EA> NOM ? <NOM>

<SA> représente l'adresse de début (4 caractères héxadécimaux) — <EA> représente l'adresse de fin <NOM> est le nom du fichier à sauveaarder.

Il ne faut taper la touche « RE-TURN » que lorsque le magnétophone est en marche.

OPTION K: Il s'agit d'un translateur d'octets. Il permet de déplacer le contenu d'une zone mémoire vers une autre.

Aux questions:

DEBUT ? FIN ? VERS?

répondre par respectivement : Le début de la zone à déplacer La fin de la zone

La destination du premier octet à déplacer.

OPTION Z: Cette fonction très pratique recalcule les adresses d'un programme déplacé en mémoire. En effet, lors de la translation d'une routine, les instructions JMP et JSR ne réfèrent plus aux adresses originales. Cette fonction permet de modifier automatiquement ces adresses pour que le programme fonctionne à nouveau. Il faut introduire 5 paramètres :

BORNE INFERIEURE: BORNE SUPERIEURE:

Toutes les adresses comprises entre ces deux nombres seront examinées pour la modification.

A DEPLACER EN: Donner la valeur de base des nouvelles adresses.

DEBUT DE PROGRAMME : FIN DU PROGRAMME:

Ce sont les adresses entre les-

quelles se trouve le programme à modifier.

		-NAPA								The state of												
	7E28:	23	32	30	46	35	23	46	35		1948	8090:	85	FF	80	10	78	20	AR	7F	47	15
	7E30:						38				1789	8098:		48		30						28
	7E38:			23		39		30	23		1814	8000:		80		88			78	80		44
	7E40:										2062	8048:		78		17						31
	7E48:						30	43	41		2093	8080:					Dø	7A	20	5D		47
	7E50:							85			5652	8088:						38				95
	7E58:						סכ		00		3799	8000:					38	DØ				54
	7E60:	00	24	40					7E		3914	8008:										08
	7E68:					65		85	FE		5534	8000:					ØA					149
	7E70:					85		AØ	00		4305	8008:										169
	7E78:	Bl	FE	C9	02	00	DA	68	60		5140	80E0:					16		AD			94
100	7E80:	AØ	01	EA	60	AØ	02	EA	60		4466	80E8:										55
	7E88:	A2	01	50	A2	02	60	CØ	02		3046	80F0:					78					152
	7E90:								04		5348	80F8:										23
	7E98:	FØ.	EE	CØ	05	FØ	EA	cø	06		5308	8100:										99
	PEAR:							CØ	08		5292	8108:								12		158
	ZEA8:	FØ	E1	CØ	09	FØ	DA	CØ	ØA		5234	8110:					6D		92			344
	7EBØ:	FØ	D6	cø	ØB	FØ	D5	A2	00		4900	8118:										88
	7EB8:	60	A9	24	20	10	79	AD	16		2863	8120:					81		00			139
١	PECØ:						78	85	FF		5646	8128:									0	
	7EC8:	AØ	01	В1	FE	20	67	ZA	60		4109	8130:									. 0	
	7ED0:	EA	23	20	10	79	4C	89	7E		3763	8138:									0	
	7ED8:	EA	24	20	10	79	AD	16	78		3158	8140:						00		00	0	
	PEEØ:	85	FE	AD	17	78	85	FF	AØ		5715	8148:									0	
-	7EE8:	01	В1	FE	AA	CS	В1	FE	20		5893	8150:								00	0	
	7EFØ:	67	7A	88	20	67	7A	60	20		3064	8158:									0	
	7EF8:	08	7E	EA	2C	20	10	79	EA		3606	8160:				00					0	
	7F00:	58	20	10	79	60	20	D8	7E		3876	8168:									0	
	7F08:	EA	20	20	10	79	A9	59	20		2915	8170:				10				7F		95
	7F10:	10	79	60	en.	28	20	10	79		2694	8178:										49
	7F18:	20	В9	JE	20	FA	7E	A9	29		4425	8180:						00		00	28	
	7F20:	40	10	79	EA	28	20	10	79		2619	8188:						00	00	00	0	
1	7F28:	20	В9	7E	A9	29	20	10	79		2933	8190:							60		42	64
	7F30:	40	08	7F	EA	28	20	10	79		2621	8198:										58
	7F38:	20	08	7E	EA	29	4C	10	79		3259	81A0:							00			171
	7F40:	20	ВЭ	7E	AD	16	78	85	FE		5265	8188:							FE	AD		40
	7F48:	AD	17	78	85	FF	AØ	00	В1		4762	8180:	41	78	85	FF	AØ	01	В1	FE	58	01
	7F50:	FE	C9	В6	FØ.	В3	C9	96	FØ		7233	8188:	C9	78	FØ	5A	AØ	00	В1	FE	55	92
	7F58:	AF	40	FA	7E	18	AD	16	78		3853	8100:	80	42	78	A9	58	91	FE	ea.	57	49
	7F60:	69	02	80	10	78	AD	17	78		3407	8108:	F2	80	29	.02	A9	81	80	2A	35	97
	7F68:	69	00	80	1E	78	AD	16	78		3400	8100:	02	A2	FF	AØ	10	88	DØ	FD	61	07
	7F70:	85	FE	AD	17	78	85	FF	AØ		5715	8108:	CA	DØ	F8	AE	C4	92	9A	AE	63	84
200	7F78:	01	B1	FE	8D	1F	78	10	08		2732	81E0:	Cl	92	AC	C2	92	AD	C3	92	60	78
	7F80:							80	2F		4289	81E8:	09	04	48	AD	CØ	92	28	6C	39	05
	7F88:	A9	00	80	20	78	A9	24	20		2842	81F0:	40	78	48	98	48	EA	00	80	36	30
	7F90:	10	79		10		18	6D	1F		2548	81F8:	29	02	AS	70	80	ZA	02	AØ	32	99
	7F98:	78	80	1F	78	AD	1E	78	6D		3732	8200:	00	AD	40	78	85	FE	AD	41	49	38
	7FA0:	20	78	20	67	7A	AD	1F	78		3605	8208:	78	85	FF.	AD	42	78	91	FE	59	140
	7FA8:	4C	67	2A	08	48	88	48	98		3588	8210:	68	A8	68	4C	17	70	AD	C5	47	02
	7FBØ:										3122	8218:	92	18	69	01	80	C5	92	AD	48	06
1	7FB8:	78	85	FE	AD	17	78	85	FF		5646	8220:	C.5	92	69	00	80	C6	92	58	44	24
	DFC0:										3297	8228:	40	90	81	20	DB	79	20	AB	42	92
1	7FC8:										3438	8230:	ZA	90	15	80	29	78	20	DB	39	38
	7FDØ:										4263	8238:									45	34
	PFD8:										4297	8240:	29	78	20	83	7A	AZ	00	50	32	51
	7FE0:										1796	8248:	A2	FF	60	ea	ØD	20	ZA	79	37	15
	7FE8:										5045	8250:										
1	7FF0:										4456	8258:	20	28	82	E0	00	FØ.	07	CS	45	01
١	7FF8:										4180	8260:	00	Dø	E8	4C	69	82	80	CØ	52	57
	8000:										4532	8268:									38	74
	8008:										2723	8270:									28	
1	8010:										3043	8278:									45	34
	8018:										3980	8280:									55	
1	8020:										3940	8288:										58
1	8028:										5406	8290:									43	
1	8030:										4432	8298:									48	
	8038:										3938	82A0:										15
	8040:										5347	82A8:									25	
	8048:										4448	8280:									46	
	8050:										5004	82B8:									53	
1	8058:										2386	8200:									37	
1	8060:										3172	8208:									36	
1	8058:										4035	8200:									45	
-	8070:										4599	8208:										89
1	8078:										4175	82E0:										10
1	8080:										5318	82E8;										10
1	8088:	20	OF	/E	H3	FE	Sh	10	10		4619	82F0:	20	Cl	7B	20	28	82	EØ	00	34	78

Exemple: Considérons la routine suivante: 1000 LDA \$2358 STA \$19FF 1003 IMP \$2000 1006 En spécifiant : **BORNE INFERIEURE: 2000 BORNE SUPERIEURE: 3000** A DEPLACER EN: 5000 DEBUT DU PROGRAMME: 1000 FIN DU PROGRAMME: 1009 Nous obtiendrons : LDA \$5358

STA \$19FF

JMP \$5000

L'éditeur de textes

1000

1006

L'éditeur de texte a pour rôle de faciliter l'introduction et les modifications d'un programme source. Il comprend donc plusieurs fonctions.

OPTION E: Il s'agit de la fonction d'initialisation. Après avoir tapé «E», le curseur est possible de commençar le curseur est possible de commençar.

le curseur est positionné en début de ligne et il est possible de commencer l'entrée de texte. Pour achever l'entrée de texte, taper «RETURN» en début de ligne, ce qui provoque un retour au moniteur.

OPTION C: Cette commande permet de subsituer une ligne par une autre:

COMMANDE ? C LIGNE ?

Donner le numéro de la ligne à effacer. (4 caractères héxadécimaux). Le curseur se place au début de la ligne suivante, et de nouvelles lignes peuvent être insérées.

OPTION N: Insertion de nouvelles lignes à partir d'une ligne donnée. Les nouvelles lignes seront placées AVANT.

OPTION B : Suppression des lignes situées entre deux numéros de ligne donnés

Exemple:

COMMANDE ? B DEBUT ? 0003

FIN ? 0006

Suprime les lignes situées entre la ligne 3 incluse et la ligne 6 exclue. OPTION X: Substitution de chaine de caractères.

Exemple: Pour substituer à la ligne 0003 la chaine CH l par la chaine CH 2, taper:

chaine CH 2, taper:
COMMANDE?X?0003/CH1<RETURN>CH2<RETURN>

Au cas où la chaine n'existe pas à la ligne indiquée, le message

? CHAINE NON TROUVEE COMMANDE ? est affiché.

OPTION F: Cette fonction permet d'afficher le fichier sur l'écran.

OPTION M: Cette fonction permet d'afficher toutes les lignes du fichier, à partir d'une ligne donnée.

OPTION Q: Sauvegarde du fichier source sur bande magnétique. A la question NOM?, répondre en donnant le nom du fichier à sauvegarder, sans appuyer sur «RETURN». Préparer alors le magnétophone et presser la touche «RETURN».

OPTION L: Chargement d'un fichier dans la mémoire de l'ordinateur. Après avoir frapper «L», mettre le magnétophone en marche. Le ler fichier trouvé sera chargé.

Comment charger le moniteur?

Le moniteur est publié sous forme de codes héxadécimaux. Son chargement peut sembler fastidieux mais est grandement facilité par l'utilisation du programme BASIC. En effet, celui-ci vérifie que les caractères tapés sont compatibles avec la somme de contrôle, et permet une sauvegarde partielle à tout moment

Ainsi, la procédure à suivre est la suivante :

1) Taper d'abord le programme BASIC et l'enregistrer sur support magnétique (prendre en compte les modifications du programme en cas d'utilisation d'un lecteur de disquettes).

2) Eteindre l'ORIC et le rallumer. Cette opération a pour but d'initialiser la mémoire et est tout à fait nécessaire.

3) Charger le programme BASIC enregistré précedemment et le faire exécuter. Sera alors affichée la ligne:

7600 ?

Répondre en introduisant la ligne correspondante du listing sans omettre de caractères (en particulier les zéros). Ne pas laisser d'espaces entre deux octets. En mettre qu'un avant la somme de contrôle.

Exemples:

7600 ? 102CA9FF85A6A975 espace 5411 return

Si la ligne n'est pas tapée correctement, l'ORIC, emettra un PING et il faudra la réintroduire. Sinon, vous serez invité à passer à la suivante.

4) Pour arreter la saisie (par sagesse ou précaution), taper «/» (slash) en début de ligne. Préparer alors le magnétophone afin de faire la sauvegarde.

Celle-ci sera affectuée en mode rapide. Si, pour une raison ou une

8560: FØ Ø1 60 BD ØØ 38 C3 2C 82F8: FØ Ø7 C9 ØD DØ E3 4C ØE 3955 8568: FØ 28 C9 29 DØ 1F F8 BD 5443 8300: 83 8D C6 92 20 2B 82 E0 4711 8570: 00 38 C9 2C D0 10 E8 BD 5355 8308: 00 D0 D6 8D C5 92 4C 90 5167 2917 8578: 00 98 C9 59 D0 02 F0 29 4323 8310: 81 20 32 89 90 1F A0 00 8580: A9 06 8D 28 78 50 A9 0B 3211 8318: B1 FE FØ Ø3 4C 97 8I 4C 4214 8588: 8D 29 78 60 A9 07 8D 28 3161 2175 8320: 00 96 60 00 0D 41 44 52 8590: 78 60 E8 BD 00 98 C9 58 4787 8328: 45 53 53 45 20 49 40 40 2498 8598: DØ E6 E8 BD ØØ 98 C9 29 4767 3539 8330: 45 47 41 4C 45 A2 00 BD 85A0: DØ EA E8 A9 Ø9 8D 29 78 4186 8338: 24 83 20 7A 79 E8 E0 11 4583 4345 85A8: 60 A9 0A 8D 29 78 E8 60 8340: DØ F5 20 6A 7C 60 D8 A2 5222 8348: 04 A0 00 AD 30 78 85 FE 4939 8580: A9 00 8D 28 78 A2 07 BD 3885 8588: 00 98 C9 20 D0 04 E8 4C 4331 8350: AD 31 78 85 FF BI FE C9 6886 85C0: 87 85 A0 00 8C 29 78 C9 4323 8358: 02 D0 01 60 B1 FE DD 00 4761 85C8: 3B FØ Ø7 C9 ØD FØ Ø3 2Ø 3146 8360: 98 DØ Ø7 C8 F8 CØ Ø3 DØ 5386 85D0: EB 84 AD 28 78 F0 01 60 3993 8368: F3 60 AD 30 78 18 6D 32 3053 8370: 78 8D 30 78 AD 31 78 69 3865 85D8: AD 29 78 DØ 2D A9 ØØ 8D 3814 8378: 00 80 31 78 40 47 83 00 2632 85E0: 30 78 A9 91 8D 31 78 A9 4566 85E8: 04 8D 32 78 20 46 83 AD 3797 8380: BD 00 98 20 AB 7A 90 2C 3720 85F0: 30 78 85 FF AD 31 78 85 4766 8388: 8D 36 78 A9 3Ø 8D 35 78 3707 4024 85F8: FF AØ ØØ B1 FE C9 Ø2 FØ 5693 8390: 8D 34 78 8D 33 78 E8 20 8398: A4 84 90 1E AC 34 78 8C 4112 8600: 03 4C 68 87 A9 10 8D 28 3255 3783 8608: 78 60 A9 98 8D 30 78 A9 4612 83A0: 33 78 AC 35 78 8C 34 78 8610: 91 8D 31 78 A9 0C 8D 32 3358 83A8: AC 36 78 BC 35 78 BD 36 3604 3975 8618: 28 20 46 83 40 30 28 85 8380: 78 4C 96 83 A9 03 8D 28 3416 4406 8620: FE AD 31 78 85 FF A0 00 4542 8388: 78 60 8A 48 AE 33 78 AC 83C0: 34 78 20 83 7A 8D 34 78 3692 8628: B1 FE C9 02 F0 45 AD 34 4537 3590 8630: 78 FØ 43 AC 29 78 CØ Ø9 3830 83C8: AE 35 78 AC 36 78 20 83 5105 8638: FØ 2E CØ ØA FØ 2A AD 28 3931 83D0: 7A 8D 33 78 68 AA 60 E8 2536 8640: 78 DO 25 B1 FF C9 FF FO 8308: BD 00 98 8D 33 78 A9 00 3367 5150 8648: BB AE 17 78 86 FF AE 16 4678 83F0: 8D 34 78 E8 BD 00 98 C9 83E8: 22 DØ Ø2 E8 6Ø A9 Ø2 8D 4020 8650: 78 86 FE A0 00 91 FE C8 6038 4494 8658: AD 33 78 91 FE C8 AD 34 5312 83F0: 28 78 60 48 4C 38 96 EA 8660: 78 91 FE C8 8C 29 78 60 4526 83F8: A5 FB 85 FF EA EA 98 48 5300 3731 8400: A0 00 B1 FE D9 80 98 D0 6288 8668: AD 28 78 DØ Ø5 A9 11 8D 3099 8670: 28 78 60 4C E6 86 AD 28 4357 8408: 08 29 80 D0 09 C8 4C 02 8410: 84 68 A8 68 18 60 68 A8 4028 8678: 78 DØ E8 AC 29 78 CØ Ø8 4253 8680: FØ 39 CØ ØB FØ AD CØ Ø6 4604 8418: 68 38 60 49 08 80 28 78 3306 8688: FØ ØB 4C 96 88 ØØ CØ Ø8 3178 6079 8420: 60 4C 7A 95 C9 28 F0 F3 8690: FO OR 4C 9C 86 AO 04 4C 3374 8428: C9 2C FØ EF C9 29 FØ EB 6776 8430: C9 23 FØ E7 C9 ØD FØ E3 6494 8698: 9C 86 AØ Ø5 B1 FE C9 FF 6780 8438: C9 3B FØ DF AØ ØØ BD ØØ 4054 86AØ: FØ 31 AE 16 78 86 FE AE 5714 8440: 98 99 80 98 E8 C8 BD 00 5133 86A8: 17 78 86 FF A0 00 91 FE 5532 6204 5139 86BØ: AD 33 78 C8 91 FE C8 8C 8448: 98 C9 20 F0 13 C9 2C F0 8450: ØF C9 29 FØ ØB C9 ØD FØ 4772 8688: 29 78 60 AD 06 98 C9 58 4314 8458: 07 C9 3B F0 03 4C A0 90 4289 86C0: FØ 03 4C 33 86 AØ 05 B1 3759 8460: 88 89 80 98 09 80 99 80 4406 86C8: FF C9 FF FØ 9B AE 16 78 5314 86D0: 86 FE AE 17 78 86 FF A0 5725 8468: 98 A9 00 85 FA A9 99 85 5421 5023 86D8: 00 91 FE C8 AD 33 78 91 8470: FR 20 F3 83 B0 03 4C 20 3254 4541 8478: 96 20 15 96 B1 FA 8D 33 4657 86F0: FF C8 8C 29 78 60 A9 76 8480: 78 C8 B1 FA 8D 34 78 60 86E8: 8D 30 78 A9 91 8D 31 78 4147 4675 8488: EA A9 Ø4 8D 28 78 60 BD 4252 86F0: A9 04 8D 32 78 20 46 83 3130 6061 86F8: AØ ØØ AD 3Ø 78 85 FE AD 5431 8490: 00 98 C9 24 D0 8B E8 BD 8700: 31 78 85 FF B1 FE C9 02 5540 4353 8498: 00 98 59 22 00 03 45 07 8208: DØ Ø3 4C Ø4 86 AD 16 78 3280 84A0: 83 4C 80 83 BD 00 38 4C 3808 84A8: AB 7A A2 00 8E 4F 78 20 8710: 18 69 02 8D 4C 78 AD 17 3299 3181 8718: 78 69 00 8D 4D 78 AD 33 3618 8480: DB 79 AE 4F 78 9D 04 98 4085 4514 84B8: C9 0D F0 0C C9.7F F0 09 8720: 78 38 ED 4C 78 8D 33 78 4010 8728: AD 34 78 ED 4D 78 8D 34 4093 84C0: 29 60 F0 E8 E8 4C AC 84 5757 8730: 78 AD 33 78 10 0A AD 34 2866 84C8: 60 E0 00 F0 16 CA A9 08 4073 84D0: 20 7A 79 A9 20 20 7A 79 3489 8738: 78 C9 FF DØ 25 4C 45 87 4323 3388 8740: AD 34 78 DØ 10 AØ Ø3 B1 4011 84D8: A9 08 20 7A 79 20 7A 79 84E0: 4C AC 84 A9 08 20 7A 79 3546 8748: FE AE 16 78 86 FE AE 17 4744 84E8: 4C AC 84 BD 00 38 C3 23 8750: 78 86 FF A0 00 91 FE C8 6041 4171 8758: AD 33 78 91 FE C8 8C 29 4993 84F0: F0 4C C9 28 F0 63 20 8F 4317 84F8: 84 AD 28 78 FØ Ø1 60 BD 4468 8760: 78 60 A9 12 8D 28 78 60 3444 8500: 00 98 C9 2C F0 18 C9 0D 3938 8768: AØ Ø3 B1 FE AE 16 78 86 4627 8508: FØ ØE C9 36 FØ ØA C9 20 4030 8770: FE AE 17 78 86 FF A0 00 4471 5282 8778: 91 FE C8 8C 29 78 60 EA 3348 8510: FØ Ø6 A5 Ø9 80 28 23 50 5080 3434 8518: A9 Ø6 8D 29 78 6Ø E8 BD 8780: A9 00 80 00 99 8D 01 99 8520: 00 98 C9 58 F0 0A C9 59 4638 8788: 20 D0 7A 20 B0 7B 20 AA 4144 8528: FØ ØD A9 Ø6 8D 28 78 6Ø 3350 8790: 84 AD 04 98 C9 0D F0 E6 5701 8530: E8 A9 07 8D 29 78 60 E8 4608 8798: C9 3A FØ 44 C9 3E FØ 5B 5094 8538: A9 Ø8 8D 29 78 6Ø E8 2Ø 3828 3690 82A0: 38 AD 10 78 F9 50 8D 10 8540: 8F 84 AD 28 78 FØ 01 60 3901 87A8: 78 AD 11 78 E9 00 8D 11 3285 8548: AD 34 78 DØ Ø6 A9 Ø3 4C 3142 8780: 78 20 80 85 AD 28 78 D0 4853 8550: FC 8F 60 A9 05 8D 28 78 3613 8788: ØF 20 6D 80 4C 8B 87 ØD 3180 8558: 60 E8 20 8F 84 AD 28 78 4166 87C0: 0D 45 52 52 4F 52 20 A2 3132

licro Informatio

autre, elle doit être effectuée plus lentement, modifier les lignes 1030 et 2060 en conséquence (rajouter «, S» à la fin de ces lignes).

5) Pour reprendre la saisie.

D'abord recharger le fichier en langage machine précedemment sauvegardé. (Sauf si l'ORIC n'a pas été éteint depuis).

- Recharger ensuite le programme de saisie en BASIC. Cette opération n'est pas à considérer si l'ORIC n'a pas été éteint depuis la dernière sauvegarde. Puis taper RUN.

 Vous serez alors invité à taper les codes correspondant à la ligne à laquelle vous avez abandonné la sai-

sie

6) Lorsque la saisie est terminée, vous en serez gracieusement averti par un signal sonore. Une sauvegarde du programme sera alors effectuée. Il sera ensuite possible de le recharger par l'instruction:

CLOAD «MONITEUR»

et son exécution sera automatique.

Utilisation d'un lecteur de disquettes

Dans le cas d'une utilisation d'un lecteur de disquettes, le programme BASIC devra être légèrement modifié. Remplacer les lignes 1030 et 2060 par l'instruction STOP.

Pour débuter la saisie, taper DOKE # 7600, 21845, puis exécuter l'utilitaire BASIC de saisie.

Pour réaliser une sauvegarde partielle, répondre RETURN au mes-

«PREPAREZ VOTRE MAGNETO-PHONE & TAPER RETURN».

S'affiche alors le message: «BREAK IN 1030»

Répondre par :

! SAVE «MONITR», A # 7600, E # < numéro de la dernière ligne >

Le numéro de la dernière ligne est celui affiché sur l'écran avant la demande de sauvegarde.

Pour reprendre la sauvegarde, taper l'instruction:

! LOAD «MONITR»

et relancer le programme de saisie. Lorsque la saisie est terminée, l'instruction

! SAVE «ASS. COM», A # 7600, E # 97FF, T # 7602 sauvegardera le programme, qui pourra être executé par la commande très simple :! ASS

La fin de cet article paraîtra donc dans notre prochain numéro, vous avez donc le temps d'accorder toute l'attention nécessaire à la frappe et au contrôle de la première partie de ce listing, bon courage.

M. DUCAMP

					- 00000										1000				
		BF	87	20	7A	79	E8	5086	8900:	83	A5	01	29	CØ	c 9	CØ	DØ	5	5802
EØ	08	00	F5	AD	28	78	20	4045	8908:	03	40	35	83	A5	01	29	FC	3	3972
					4C	88	87	4244	8910:	00	03	4C	35	83	В1	00	85	3	3435
20	28	88	AD	10	78	38	E9	4274	8918:	03	ea	00	91	00	AD	С3	92	4	1492
28	80	10	78	AD	11	78	E9	4521	8920:	AE	C4	92	94	48	AE	C1	92	5	5543
00	80	11	78	AD	28	78	DØ	4422	8928:	AC	C2	92	AD	CØ	92	28	60	4	1670
CE	FØ	90	20	01	88	4C	88	3711	8930:	C5	92	AD	C5	92	85	FE	AD	E	5486
87	AØ	00	AD	16	78	85	FE	4940	8938:	C6	92	85	FF	29	CØ	C9	CØ	6	5209
AD	17	78	85	FF	B9	05	98	4747	8940:	FØ	08	A5	FF	29	FC	FØ	02	5	5184
09	00	FØ	06	91	FE	C8	4C	5228	8948:	38	60	18	60	08	78	A9	40	3	3255
ØD	88	18	98	60	16	78	8D	3610	8950:	80	28	02	80	28	02	A9	00	2	2201
16	78	AD	17	78	69	00	80	3231	8958:	80	29	02	A9	17	80	20	02	2	2190
12	78	60	ea.	00	80	28	78	3313	8960:	A9	70	80	28	02	80	20	02	2	2195
A2	05	AØ	00	AD	16	78	85	3553	8968:	28	60	00	00	00	00	00	00	2	232
FC	AD	17	78	85	FD	BD	00	4653	8970:	AD	ØF	78	CD	00	78	DØ	06	3	3672
98	E8	C9	20	FØ	F8	C9	00	5546	8978:	AD	ØE	78	CD	ØC.	78	90	01	3	3177
FØ	3B	80	33	78	BD	00	98	3935	8980:	60	AD	ØF	78	CD	0B	78	DØ	4	1562
80	34	78	8E	35	78	80	36	3570	8988:	06	AD	ØE	78	CD	ØA.	78	90	3	3951
78	AD	33	78	20	AB	7A	90	4291	8990:	44	AD	ØE	78	85	FE	AD	ØF	4	1456
1E	AD	34	78	20	AB	ZA	90	4204	8998:	78	85	FF	AD	ØA	78	85	FC	5	5560
16	AE	33	78	AC	34	78	20	3271	89A0:	AD	ØB	78	85	FD	A2	00	A1	4	1612
83	7A	AE	35	78	E8	AC	36	4737	89A8:	FE	81	FC	A5	FE	18	69	01	4	1085
78	91	FC	C8	4C	3E	88	A9	5022	89B0:	85	FE	A5	FF	69	00	85	FF	- 5	5652
01	80	28	78	60	18	98	60	3443	8988:	A5	FC	18	69	01	85	FC	A5	5	5048
16	78	80	16	78	AD	17	78	3532	8900:	FD	69	00	85	FD	A5	FE	CD	6	5668
69	00	80	17	78	60	CØ	07	3196	8908:	00	78	DØ	D9	A5	FF	CD	ØD	5	5638
FØ	03	4C	8E	86	AD	06	98	4008	8900:	78	pø	D2	FØ	54	AD	ØD	78	4	1635
C.9	58	FØ	03	4C	9A	86	ea	4703	89D8:	85	FF	AD	ØC.	78	85	FE	38	4	1834
10	80	28	78	60	AD	C7	92	4977	89E0:	ED	ØE.	78	85	FC	A5	FF	ED	7	7088
C9	FF	DØ	12	38	D8	AD	C5	5770	89E8:	ØF	78	85	FD	18	A5	FC	6D	5	5412
92	E9	02	80	C5	92	AD	C6	5838	89F0:	ØA.	78	85	FC	A5	FD	6D	0B	9	1851
,92	E9	00	80	C6	92	ea	00	4225	89F8:	78	85	FD	A2	00	A1	FE	81	Ę	5569
		92	AØ	00	A5	03	FØ	4548	8A00:	FC	A5	FE	38	E9	01	85	FE	5	5702
02	91	00	A9	00	85	03	60	2555	8A08:	A5	FF	E9	00	85	FF	A5	FC	E	5740
e A	FF	80	C7	92	4C	18	70	4244	8A10:	38	E9	01	85	FC	A5	FD	E9	E	5942
AD	C5	92	85	FE	D8	18	69	5111	8A18:	00	85	FD	A5	FE	CD	ØE	78		5243
03	85	00	AD	C6	92	85	FF	5798	8A20:	DØ	DB	A5	FF	CD	ØF	78	DØ	-	5780
69	00	85	01	AØ	00	84	03	2256	8A28:	04	FØ	67	ØD	44	45	42	55	2	2949
81	FE	09	20	FØ	03	40	11	3302											
	67 20 28 00 CE 87 60 16 17 2 F0 80 80 78 16 69 80 16 69 92 80 80 16 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	EØ Ø8 62 7A 20 2B 28 8D Ø0 8D CE FØ 87 AØ AD 17 C9 ØD 88 16 78 A2 65 FC AD 98 E8 FØ 3B 8D 34 78 AD 16 AB 16 AB 16 AB 17 AB 16 AB 17 AB 18 AD 16 AB 18 AD 18	EØ Ø8 DØ 62 7A 20 20 2B 88 28 80 10 00 80 11 CE FØ Ø0 87 AØ Ø0 AD 17 78 C9 ØD FØ ØD 88 18 16 78 AD 17 26 60 AD 17 98 E8 C9 FØ 3B BD 8D 34 78 78 AD 33 1E AD 33 1E AD 33 1E AD 33 383 7A AE 78 91 FC Ø1 8D 28 16 78 8D 69 Ø8 BD FØ Ø3 4C C9 58 BD 69 Ø8 BD FØ Ø3 4C C9 58 FD Ø2 E9 92 E9 92 E9 92 E9 92 E9 92 E9 92 E9 93 85 90 69 Ø8 65	EØ Ø8 DØ F5 62 7A 2Ø 12 20 2B 8B AD 28 8D 10 78 60 8D 11 78 62 FF 60 AD 60 AB 10 AD 60 BB 18 98 16 7B AD 17 17 7B 60 AB 42 65 AD 40 60 AD 12 78 62 AB AB 43 33 68 EB C9 20 60 AB AB 33 78 BE 78 AD 33 78 BE 78 AB 32 78 16 AB 33 78 AB 35 78 18 18 78 78 16 78 30 <td< td=""><td>E0 08 D0 F5 AD 62 26 22 12 F4 20 28 80 AD 10 28 80 10 78 AD 60 80 11 28 AD 16 70 90 40 16 AD 16 AD 16 AD 16 AD 16 AD 17 78 AD 10 AD 40 AD 16 AD 17 78 AD 17 78 AD 17 78 AD 12 78 AD 40 AD 40</td><td>E0 08 09 F5 AD 28 62 74 20 12 F4 4C 20 28 80 AD 10 78 28 80 10 78 AD 11 30 80 11 78 AD 11 30 80 11 78 AD 18 40 80 AD 16 78 AD 10 88 40 40 AD 16 78 AD 11 78 69 AD 16 78 AD 11 78 69 AD 16 78 AD 40 AD 16 78 59 40 AD 16 78 40 40 AD 16</td><td>E0 08 09 F5 AD 28 78 60 74 20 12 F4 4C 88 20 28 80 10 78 4D 11 78 20 80 80 10 78 4D 11 78 20 80 80 11 78 AD 28 78 20 80 80 10 16 78 85 AD 16 78 85 AD 16 78 40 40 16 78 40 40 16 78 40 40 80 16 78 40 12 78 60 40 12 78 60 40 12 78 60 40 12 78 60 40 12 78 60 40 12 78 70 78 70 78 70 78 70 78 70</td><td>E0 08 09 F5 AD 28 78 20 67 7A 20 12 F4 4C 88 87 20 28 88 AD 10 78 38 E9 28 80 10 78 AD 11 78 E9 60 80 11 78 AD 12 78 B9 60 80 11 78 AD 18 4C 8B 80 80 10 85 FE AD 25 98 60 10 78 85 FF B9 95 98 60 12 78 AD 17 78 69 40 80 12 78 AD 17 78 69 40 80 16 78 80 12 78 AD 12 78 80 10 80</td><td>E0 08 00 F5 AD 28 78 20 4045 67 7A 20 12 F4 4C 8B 87 4244 20 28 88 AD 10 78 38 E9 4274 28 80 10 78 AD 11 78 E9 4521 00 8D 11 78 AD 28 78 D0 4422 CE F0 90 20 01 88 4C 8B 3711 87 A0 00 AD 16 78 85 FE 4940 AD 17 78 85 FF B9 05 98 4747 C9 0D F0 06 91 FE C8 4C 5228 0D 88 18 98 6D 16 78 8D 3610 16 78 AD 17 78 69 00 8D 3231 17 78 60 A9 00 AD 16 78 85 3533 FC AD 17 78 85 FD BD 00 4653 98 E8 C9 20 F0 F8 C9 0D 5546 F0 3B 8D 33 78 BD 00 98 3935 8D 34 78 8E 35 78 8C 36 3570 78 AD 33 78 20 AB 7A 90 4291 1E AD 34 78 86 AD 34 78 20 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 36 AD 34 78 20 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 4231 1E AD 35 78 AC 37 78 78 79 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70</td><td>EØ Ø8 DØ F5 AD 28 78 20 4Ø45 8908: 67 7A 20 12 F4 4C 8B 87 4244 8910: 20 28 88 AD 10 78 AD 11 78 E9 4521 8920: 00 8D 11 78 AD 28 78 DØ 4422 8928: CE F0 90 20 Ø1 88 4C 8B 3711 8930: AD 17 78 85 FF B9 Ø5 98 4747 8940: C9 ØD F0 Ø6 91 FE C8 4C 5228 8946: AD 18 AD 17 78 69 ØØ BD 3231 8958: 17 78 6Ø AD 16 78 8D 3610 8950: 17 78 6Ø AD 16 78 8D 3610 8950: 18 78 AD 17 78 69 ØØ BD 3231 8958: 17 78 6Ø AD 16 78 8D 3610 8950: 18 78 AD 17 78 85 FF BD Ø5 38 4747 8940: 19 88 18 98 6D 16 78 8D 3610 8950: 16 78 AD 17 78 69 ØØ BD 3231 8958: 17 78 6Ø AD 00 AD 16 78 8D 3610 8950: 18 78 AD 17 78 65 ØØ BD 3610 8950: 18 78 AD 17 78 65 ØØ BD 3610 8950: 18 AD 33 78 BD ØØ 98 3935 8968: 18 AD 33 78 BD ØØ 98 3935 8980: 28 AD 33 78 ZØ AB 7A 9Ø 4291 8990: 16 AB 33 78 ZØ AB 7A 9Ø 4291 8990: 16 AB 33 78 AC 34 78 2Ø 3271 89A8: 28 37 AA E 35 78 EB AC 36 4737 89A8: 28 37 AC 35 78 EB AC 36 4737 89A8: 36 78 BD 16 78 AD 17 78 3532 8960: 37 AC 35 86 ØZ BB AD 17 78 3532 89C0: 38 37 AC 36 78 AD 17 78 3532 89C0: 39 BC 38 BD 16 78 AD 17 78 3532 89C0: 30 BD 28 78 6Ø AD 17 78 3532 89C0: 30 BD 28 78 6Ø AD 27 3196 89C0: 30 BD 28 78 6Ø AD 27 3196 89C8: 30 BD 28 78 6Ø AD 27 32 4977 89E0: 30 BD 28 78 6Ø AD 27 32 4977 89E0: 30 BD 28 78 6Ø AD 65 38 4008 89P0: 30 BD 28 78 6Ø AD C7 92 4977 89E0: 30 BD 28 78 6Ø AD C7 92 4977 89E0: 30 BD 28 78 6Ø AD C7 92 4977 89E0: 30 BD 28 78 6Ø AD C7 92 4977 89E0: 30 BD 28 78 6Ø AD C7 92 4977 89E0: 30 BD 28 78 6Ø AD C7 92 4977 89E0: 30 BD 28 78 6Ø AD C7 92 4977 89E0: 30 BD 28 78 6Ø AD C7 92 4977 89E0: 30 BD C7 92 AD ØA 60 92 555 8A08: 30 BD C7 92 AD ØA 60 93 5111 8A18: 30 BS ØØ AD C6 92 AD ØA 5555 8A08: 30 BD ØØ BS Ø7 60 AD C7 92 4244 8A10: 30 BS ØØ AD C6 92 85 FF 5798 8A20: 30 BS ØØ AD C6 92 85 FF 5798 8A20:</td><td>E0 08 00 F5 AD 28 78 20 4045 8908: 03 67 7A 20 12 F4 4C 8B 87 4244 8910: 00 28 80 10 78 AD 11 78 E9 4521 8920: AE 80 10 78 AD 11 78 E9 4521 8920: AE 80 10 78 AD 11 78 E9 4521 8920: AE 80 8D 11 78 AD 28 78 D0 4422 8928: AC EF 6 90 20 61 88 4C 8B 3711 8930: C5 AD 17 78 AD 16 78 85 FE 4940 8938: C6 AD 17 78 85 FF B9 05 98 4747 8940: F0 90 F0 06 91 FE C8 4C 5228 8948: 38 AD 16 78 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 16 78 AD 17 78 69 00 8D 3231 8958: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 8D 40 AD 16 78 8D 3610 8950: AD 17 78 8D 40 AD 16 78 8D 40 AD 16 78 8D 420 AD 16 AD 17 78 8D 420 AD 17 78 8D 420 AD 17 78 8D 420 AD 18 8980: AD 18 A</td><td>E0 08 00 F5 AD 28 78 20 4045 8908: 03 4C 67 7A 20 12 F4 4C 8B 87 4244 8910: 00 03 28 8D 10 78 AD 11 78 E9 4521 8920: AE C4 08 BD 11 78 AD 28 7B D0 4422 8928: AC C2 EF 0 90 20 01 88 4C 8B 3711 8930: C5 92 AD 17 78 BD 85 FE 4940 8938: C6 92 AD 17 78 BD 85 FE 4940 8938: C6 92 AD 17 78 BD 85 FE 4940 8938: C6 92 AD 17 78 BD 86 BD 16 78 BD 3610 8950: BD 28 AD 17 78 BD 86 BD 86 BD 36 BD 87 BD 86 BD 86 BD 87 BD 87</td><td>Ed 08 00 F5 AD 28 78 20 4045 8908: 03 4C 35 67 7A 20 12 F4 4C 8B 87 4244 8910: 00 03 4C 20 28 88 AD 10 78 AD 11 78 E9 4521 8920: AE C4 92 00 8D 11 78 AD 28 7B D0 4422 8928: AC C2 92 CE F0 90 20 18 88 4C 8B 3711 8930: C5 92 AD 27 AD 28 AD 16 78 BD 47 AD 28 AD 17 78 BD 47 AD 28 AD 28 AD 16 78 BD 47 AD 28 AD 28 AD 16 78 BD 47 AD 28 AD 28</td><td>E</td><td>E0 08 00 F5 AD 28 78 20 4045 8908: 03 4C 35 83 AS 65 7A 20 12 F4 4C 8B 87 4244 8918: 03 AS 00 91 00 28 8D 10 78 AD 11 78 E9 4521 8920: AE C4 92 9A 48 80 10 78 AD 11 78 E9 4521 8920: AE C4 92 9A 62 EF 6 90 20 01 88 4C 8B 3711 8930: C5 92 AD C5 92 AD C6 92 8D FF 29 AD 66 9B 17 78 8D 16 78 8D 3610 8958: BD 20 28 5 FF 29 AD 66 9B 17 78 8D 3610 8958: BD 20 20 20 BB 28 AD 28 AD 3610 8958: BD 29 02 AD 60 AD 16 78 AD 3610 8958: BD 29 02 AD 60 AD 16 78 AD 3610 8958: BD 20 02 AD 60 AD 16 78 AD 3610 8958: BD 20 02 AD 60 AD 16 78 AD 3610 8958: BD 20 02 AD 60 AD 16 78 AD 3610 8958: BD 20 02 AD 60 AD 16 78 AD 17 78 69 00 AD 3610 8958: BD 20 02 AD 60 AD 16 78 AD 17 78 69 00 AD 3610 8958: BD 20 02 AD 60 AD 16 78 AD 17 78 69 00 AD 3610 8958: BD 20 02 AD 60 AD 60</td><td>E0 08 00 F5 A0 28 78 20 4045 8908: 03 4C 35 83 A5 01 67 7A 20 12 F4 4C 8B 87 4244 8918: 03 A9 00 91 00 A0 28 80 10 78 A0 11 78 E9 4521 8928: AC C2 92 A0 C0 92 CE F0 90 20 01 88 4C 8B 3711 8930: C5 92 A0 C5 92 85 87 29 A0 A0 11 78 A0 A0</td><td>E0 08 00 F5 AD 28 78 20 4045</td><td>E0 08 00 F5 AD 28 78 20 4045 67 76 20 12 F4 4C 88 87 4244 8910: 00 03 4C 35 83 85 81 00 85 20 28 88 AD 10 78 38 E9 4224 8910: 00 03 4C 35 83 85 81 00 85 20 28 88 AD 10 78 38 E9 4224 8910: 00 03 4C 35 83 81 00 85 20 28 80 10 78 AD 11 78 E9 4521 8920: AE C4 92 9A 46 AE C1 92 80 8D 11 78 AD 28 78 D0 4422 8928: AC C2 92 AD C6 92 28 6C E F0 90 20 01 88 4C 88 3711 8930: C5 92 AD C5 92 85 FE AD 87 A0 00 AD 16 78 85 FE 4948 8938: C6 92 85 FF 29 C0 C3 C0 8948: 38 60 18 60 68 A8 A9 60 16 78 AD 17 78 69 00 8D 3231 17 78 60 A3 00 8D 28 78 3313 8950: 8D 28 02 8D 28 02 AD 26 02 89 E8 C9 20 F0 F8 C9 0D 5546 8968: AB 00 F7 8C D0 07 80 D0 80 33 78 8D 08 83 3935 8960: AD 78 CD 07 78 CD 08 A9 80 33 78 AC 34 78 20 3221 8960: AD 07 78 CD 08 A9 80 33 78 AC 34 78 20 3221 8960: AD 07 78 CD 08 A9 80 33 78 BD 08 A9 A221 8960: AD 07 78 CD 08 A9 80 34 C3 58 83 A5 01 29 FC 8918: AD 08 91 00 AD C3 92 8928: AC C2 92 AD C5 92 AB C6 19 8930: C5 92 AD C5 92 AB C6 19 8930: C5 92 AD C5 92 AB C6 C9 8948: 38 60 18 60 60 63 A8 A9 8940: F0 08 A5 FF 29 C0 C2 C0 8940: AD 08 A5 FF 29 C0 C2 8940: AD 08 A5 FF 20 C0 C2 8940: AD 0</td><td>E0 08 00 F5 AD 28 78 20 4045 67 7A 20 12 F4 4C 8B 87 20 28 88 AD 10 78 38 E9 4274 20 28 88 AD 10 78 38 E9 4274 20 88 AD 10 78 AD 11 78 E9 4521 00 8D 11 78 AD 28 78 D0 4422 8928: AC C2 92 AD C0 92 28 EC CE F0 90 20 01 88 4C 8B 3711 87 A0 00 AD 16 78 85 FE 4940 AD 17 78 85 FF 89 05 98 4727 C9 00 F0 06 91 FE C8 4C C5 228 AD 88 18 98 60 16 78 8D 3610 16 78 AD 17 78 69 AD 38 AD 33 AS 38 AD 40 AD 16 78 AD 28 AD 34 AD 35 AD 36 AD 37 AB 20 AD 36 AD 37 AB 20 AD 38 AD 38 AD 39 AD 39 AD 38 AD 30 AD 37 AD 38 AD 37 AB 20 AD 36 AD 37 AB 20 AD 37 AD 38 AD 38 AD 38 AD 39 AD 39 AD 38 AD 30 AD 37 AD 38 AD 38 AD 39 AD 38 AD 39 AD 39 AD 38 AD 38 AD 39 AD 38 AD 39 AD</td></td<>	E0 08 D0 F5 AD 62 26 22 12 F4 20 28 80 AD 10 28 80 10 78 AD 60 80 11 28 AD 16 70 90 40 16 AD 16 AD 16 AD 16 AD 16 AD 17 78 AD 10 AD 40 AD 16 AD 17 78 AD 17 78 AD 17 78 AD 12 78 AD 40 AD 40	E0 08 09 F5 AD 28 62 74 20 12 F4 4C 20 28 80 AD 10 78 28 80 10 78 AD 11 30 80 11 78 AD 11 30 80 11 78 AD 18 40 80 AD 16 78 AD 10 88 40 40 AD 16 78 AD 11 78 69 AD 16 78 AD 11 78 69 AD 16 78 AD 40 AD 16 78 59 40 AD 16 78 40 40 AD 16	E0 08 09 F5 AD 28 78 60 74 20 12 F4 4C 88 20 28 80 10 78 4D 11 78 20 80 80 10 78 4D 11 78 20 80 80 11 78 AD 28 78 20 80 80 10 16 78 85 AD 16 78 85 AD 16 78 40 40 16 78 40 40 16 78 40 40 80 16 78 40 12 78 60 40 12 78 60 40 12 78 60 40 12 78 60 40 12 78 60 40 12 78 70 78 70 78 70 78 70 78 70	E0 08 09 F5 AD 28 78 20 67 7A 20 12 F4 4C 88 87 20 28 88 AD 10 78 38 E9 28 80 10 78 AD 11 78 E9 60 80 11 78 AD 12 78 B9 60 80 11 78 AD 18 4C 8B 80 80 10 85 FE AD 25 98 60 10 78 85 FF B9 95 98 60 12 78 AD 17 78 69 40 80 12 78 AD 17 78 69 40 80 16 78 80 12 78 AD 12 78 80 10 80	E0 08 00 F5 AD 28 78 20 4045 67 7A 20 12 F4 4C 8B 87 4244 20 28 88 AD 10 78 38 E9 4274 28 80 10 78 AD 11 78 E9 4521 00 8D 11 78 AD 28 78 D0 4422 CE F0 90 20 01 88 4C 8B 3711 87 A0 00 AD 16 78 85 FE 4940 AD 17 78 85 FF B9 05 98 4747 C9 0D F0 06 91 FE C8 4C 5228 0D 88 18 98 6D 16 78 8D 3610 16 78 AD 17 78 69 00 8D 3231 17 78 60 A9 00 AD 16 78 85 3533 FC AD 17 78 85 FD BD 00 4653 98 E8 C9 20 F0 F8 C9 0D 5546 F0 3B 8D 33 78 BD 00 98 3935 8D 34 78 8E 35 78 8C 36 3570 78 AD 33 78 20 AB 7A 90 4291 1E AD 34 78 86 AD 34 78 20 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 36 AD 34 78 20 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 3221 1E AD 34 78 8C 35 78 8C 36 4231 1E AD 35 78 AC 37 78 78 79 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	EØ Ø8 DØ F5 AD 28 78 20 4Ø45 8908: 67 7A 20 12 F4 4C 8B 87 4244 8910: 20 28 88 AD 10 78 AD 11 78 E9 4521 8920: 00 8D 11 78 AD 28 78 DØ 4422 8928: CE F0 90 20 Ø1 88 4C 8B 3711 8930: AD 17 78 85 FF B9 Ø5 98 4747 8940: C9 ØD F0 Ø6 91 FE C8 4C 5228 8946: AD 18 AD 17 78 69 ØØ BD 3231 8958: 17 78 6Ø AD 16 78 8D 3610 8950: 17 78 6Ø AD 16 78 8D 3610 8950: 18 78 AD 17 78 69 ØØ BD 3231 8958: 17 78 6Ø AD 16 78 8D 3610 8950: 18 78 AD 17 78 85 FF BD Ø5 38 4747 8940: 19 88 18 98 6D 16 78 8D 3610 8950: 16 78 AD 17 78 69 ØØ BD 3231 8958: 17 78 6Ø AD 00 AD 16 78 8D 3610 8950: 18 78 AD 17 78 65 ØØ BD 3610 8950: 18 78 AD 17 78 65 ØØ BD 3610 8950: 18 AD 33 78 BD ØØ 98 3935 8968: 18 AD 33 78 BD ØØ 98 3935 8980: 28 AD 33 78 ZØ AB 7A 9Ø 4291 8990: 16 AB 33 78 ZØ AB 7A 9Ø 4291 8990: 16 AB 33 78 AC 34 78 2Ø 3271 89A8: 28 37 AA E 35 78 EB AC 36 4737 89A8: 28 37 AC 35 78 EB AC 36 4737 89A8: 36 78 BD 16 78 AD 17 78 3532 8960: 37 AC 35 86 ØZ BB AD 17 78 3532 89C0: 38 37 AC 36 78 AD 17 78 3532 89C0: 39 BC 38 BD 16 78 AD 17 78 3532 89C0: 30 BD 28 78 6Ø AD 17 78 3532 89C0: 30 BD 28 78 6Ø AD 27 3196 89C0: 30 BD 28 78 6Ø AD 27 3196 89C8: 30 BD 28 78 6Ø AD 27 32 4977 89E0: 30 BD 28 78 6Ø AD 27 32 4977 89E0: 30 BD 28 78 6Ø AD 65 38 4008 89P0: 30 BD 28 78 6Ø AD C7 92 4977 89E0: 30 BD 28 78 6Ø AD C7 92 4977 89E0: 30 BD 28 78 6Ø AD C7 92 4977 89E0: 30 BD 28 78 6Ø AD C7 92 4977 89E0: 30 BD 28 78 6Ø AD C7 92 4977 89E0: 30 BD 28 78 6Ø AD C7 92 4977 89E0: 30 BD 28 78 6Ø AD C7 92 4977 89E0: 30 BD 28 78 6Ø AD C7 92 4977 89E0: 30 BD C7 92 AD ØA 60 92 555 8A08: 30 BD C7 92 AD ØA 60 93 5111 8A18: 30 BS ØØ AD C6 92 AD ØA 5555 8A08: 30 BD ØØ BS Ø7 60 AD C7 92 4244 8A10: 30 BS ØØ AD C6 92 85 FF 5798 8A20: 30 BS ØØ AD C6 92 85 FF 5798 8A20:	E0 08 00 F5 AD 28 78 20 4045 8908: 03 67 7A 20 12 F4 4C 8B 87 4244 8910: 00 28 80 10 78 AD 11 78 E9 4521 8920: AE 80 10 78 AD 11 78 E9 4521 8920: AE 80 10 78 AD 11 78 E9 4521 8920: AE 80 8D 11 78 AD 28 78 D0 4422 8928: AC EF 6 90 20 61 88 4C 8B 3711 8930: C5 AD 17 78 AD 16 78 85 FE 4940 8938: C6 AD 17 78 85 FF B9 05 98 4747 8940: F0 90 F0 06 91 FE C8 4C 5228 8948: 38 AD 16 78 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 16 78 AD 17 78 69 00 8D 3231 8958: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 60 AD 16 78 8D 3610 8950: 8D 17 78 8D 40 AD 16 78 8D 3610 8950: AD 17 78 8D 40 AD 16 78 8D 40 AD 16 78 8D 420 AD 16 AD 17 78 8D 420 AD 17 78 8D 420 AD 17 78 8D 420 AD 18 8980: AD 18 A	E0 08 00 F5 AD 28 78 20 4045 8908: 03 4C 67 7A 20 12 F4 4C 8B 87 4244 8910: 00 03 28 8D 10 78 AD 11 78 E9 4521 8920: AE C4 08 BD 11 78 AD 28 7B D0 4422 8928: AC C2 EF 0 90 20 01 88 4C 8B 3711 8930: C5 92 AD 17 78 BD 85 FE 4940 8938: C6 92 AD 17 78 BD 85 FE 4940 8938: C6 92 AD 17 78 BD 85 FE 4940 8938: C6 92 AD 17 78 BD 86 BD 16 78 BD 3610 8950: BD 28 AD 17 78 BD 86 BD 86 BD 36 BD 87 BD 86 BD 86 BD 87	Ed 08 00 F5 AD 28 78 20 4045 8908: 03 4C 35 67 7A 20 12 F4 4C 8B 87 4244 8910: 00 03 4C 20 28 88 AD 10 78 AD 11 78 E9 4521 8920: AE C4 92 00 8D 11 78 AD 28 7B D0 4422 8928: AC C2 92 CE F0 90 20 18 88 4C 8B 3711 8930: C5 92 AD 27 AD 28 AD 16 78 BD 47 AD 28 AD 17 78 BD 47 AD 28 AD 28 AD 16 78 BD 47 AD 28 AD 28 AD 16 78 BD 47 AD 28	E	E0 08 00 F5 AD 28 78 20 4045 8908: 03 4C 35 83 AS 65 7A 20 12 F4 4C 8B 87 4244 8918: 03 AS 00 91 00 28 8D 10 78 AD 11 78 E9 4521 8920: AE C4 92 9A 48 80 10 78 AD 11 78 E9 4521 8920: AE C4 92 9A 62 EF 6 90 20 01 88 4C 8B 3711 8930: C5 92 AD C5 92 AD C6 92 8D FF 29 AD 66 9B 17 78 8D 16 78 8D 3610 8958: BD 20 28 5 FF 29 AD 66 9B 17 78 8D 3610 8958: BD 20 20 20 BB 28 AD 28 AD 3610 8958: BD 29 02 AD 60 AD 16 78 AD 3610 8958: BD 29 02 AD 60 AD 16 78 AD 3610 8958: BD 20 02 AD 60 AD 16 78 AD 3610 8958: BD 20 02 AD 60 AD 16 78 AD 3610 8958: BD 20 02 AD 60 AD 16 78 AD 3610 8958: BD 20 02 AD 60 AD 16 78 AD 17 78 69 00 AD 3610 8958: BD 20 02 AD 60 AD 16 78 AD 17 78 69 00 AD 3610 8958: BD 20 02 AD 60 AD 16 78 AD 17 78 69 00 AD 3610 8958: BD 20 02 AD 60	E0 08 00 F5 A0 28 78 20 4045 8908: 03 4C 35 83 A5 01 67 7A 20 12 F4 4C 8B 87 4244 8918: 03 A9 00 91 00 A0 28 80 10 78 A0 11 78 E9 4521 8928: AC C2 92 A0 C0 92 CE F0 90 20 01 88 4C 8B 3711 8930: C5 92 A0 C5 92 85 87 29 A0 A0 11 78 A0	E0 08 00 F5 AD 28 78 20 4045	E0 08 00 F5 AD 28 78 20 4045 67 76 20 12 F4 4C 88 87 4244 8910: 00 03 4C 35 83 85 81 00 85 20 28 88 AD 10 78 38 E9 4224 8910: 00 03 4C 35 83 85 81 00 85 20 28 88 AD 10 78 38 E9 4224 8910: 00 03 4C 35 83 81 00 85 20 28 80 10 78 AD 11 78 E9 4521 8920: AE C4 92 9A 46 AE C1 92 80 8D 11 78 AD 28 78 D0 4422 8928: AC C2 92 AD C6 92 28 6C E F0 90 20 01 88 4C 88 3711 8930: C5 92 AD C5 92 85 FE AD 87 A0 00 AD 16 78 85 FE 4948 8938: C6 92 85 FF 29 C0 C3 C0 8948: 38 60 18 60 68 A8 A9 60 16 78 AD 17 78 69 00 8D 3231 17 78 60 A3 00 8D 28 78 3313 8950: 8D 28 02 8D 28 02 AD 26 02 89 E8 C9 20 F0 F8 C9 0D 5546 8968: AB 00 F7 8C D0 07 80 D0 80 33 78 8D 08 83 3935 8960: AD 78 CD 07 78 CD 08 A9 80 33 78 AC 34 78 20 3221 8960: AD 07 78 CD 08 A9 80 33 78 AC 34 78 20 3221 8960: AD 07 78 CD 08 A9 80 33 78 BD 08 A9 A221 8960: AD 07 78 CD 08 A9 80 34 C3 58 83 A5 01 29 FC 8918: AD 08 91 00 AD C3 92 8928: AC C2 92 AD C5 92 AB C6 19 8930: C5 92 AD C5 92 AB C6 19 8930: C5 92 AD C5 92 AB C6 C9 8948: 38 60 18 60 60 63 A8 A9 8940: F0 08 A5 FF 29 C0 C2 C0 8940: AD 08 A5 FF 29 C0 C2 8940: AD 08 A5 FF 20 C0 C2 8940: AD 0	E0 08 00 F5 AD 28 78 20 4045 67 7A 20 12 F4 4C 8B 87 20 28 88 AD 10 78 38 E9 4274 20 28 88 AD 10 78 38 E9 4274 20 88 AD 10 78 AD 11 78 E9 4521 00 8D 11 78 AD 28 78 D0 4422 8928: AC C2 92 AD C0 92 28 EC CE F0 90 20 01 88 4C 8B 3711 87 A0 00 AD 16 78 85 FE 4940 AD 17 78 85 FF 89 05 98 4727 C9 00 F0 06 91 FE C8 4C C5 228 AD 88 18 98 60 16 78 8D 3610 16 78 AD 17 78 69 AD 38 AD 33 AS 38 AD 40 AD 16 78 AD 28 AD 34 AD 35 AD 36 AD 37 AB 20 AD 36 AD 37 AB 20 AD 38 AD 38 AD 39 AD 39 AD 38 AD 30 AD 37 AD 38 AD 37 AB 20 AD 36 AD 37 AB 20 AD 37 AD 38 AD 38 AD 38 AD 39 AD 39 AD 38 AD 30 AD 37 AD 38 AD 38 AD 39 AD 38 AD 39 AD 39 AD 38 AD 38 AD 39 AD 38 AD 39 AD

Lexique

Assembleur:

Mnémonique:

Etiquette:

Adressage:

Adressage absolu ou étendu: Adressage par page:

Adressage relatif:

Adressage indexé:

Fichier source ou

C'est un programme qui traduit une liste de mnémonique (compréhensible par l'homme) en une suite d'instruc-

tions executable par la machine.

C'est un mot représentant une instruction compréhensible par la machine. Il est en général choisi par le constructeur et est donc le même pour tout les programmes. C'est un mot représentant une adresse mémoire. Ce nom est choisi par l'utilisateur qui doit le déclarer dans son programme.

C'est la façon dont est codé, dans une instruction, l'adresse de la case mémoire concernée.

L'adresse est de la case concernée, est écrite en entier dans l'instruction.

On peut considérer une adresse comme étant écrite sur 2 « chiffres », chacun des chiffres pouvant varier de 0 à 225. Dans le cas de l'adr. par page, l'instruction ne contient que le « chiffre » des unités. L'autre est près, soit égal à 0, soit dans un registre appelé registre de

page. On donne dans l'instruction la « distance » entre la case mémoire concernée et l'emplacement de l'instruction.

L'adresse est la somme d'un offset contenu dans l'instruction et du contenu d'un registre nommé registre d'in-

Adressage indirect : L'instruction contient l'adresse de la case mémoire contenant l'adresse de la case concernée.

C'est l'ensemble des mnémoniques écrits par l'utilisaprogramme source : teur. Ce programme ne peut donc pas être exécuté directement (puisque c'est en fait une suite de mots).











SCANNERS



Et aussi tous les accessoires, les antennes, les radiotélétypes, les équipements radios locales, les micro-ordinateurs, etc...











I will



GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES

68 et 76 avenue Ledru-Rollin 75012 PARIS Tél.: 345, 25, 92 Télex: 215 546F GESPAR G.E.S. LYON: 10, rue de l'Alma, 69001 Lyon, tél.: (7) 830.08.66 • G.E.S. PYRENEES: 28, rue de Chassin, 64600 Anglet, tél.: (59) 23.43.33 • G.E.S. COTE D'AZUR: 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tél.: (93) 49.35.00 • G.E.S. MIDI: 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tél.: (91) 80.36.16 • G.E.S. NORD: 9, rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél.: (21) 48.09.30 & 22.05.82 • G.E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél.: (48) 20.10.98

Représentation: Ardèche-Drôme: F1FHK — Limoges: F6AUA

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs.

ORACOM

PROTEGEZ!



ET TOUTE UNE GAMME DE PRODUITS POUR L'ELECTRONIQUE.

Documentation gratuite sur demande à: 157, rue de Verdun, 92153 Suresnes



CP/M-MS/DOS-UNIX



La 71 eme exposition de physique

se déroulera à Paris, du mardi 11 au vendredi 14 décembre 1984, au Parc des Expositions de la Porte de Ver-

C'est la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE qui organise régulièrement cette rencontre entre l'industrie, la recherche et l'enseignement. Elle estime en effet qu'il est de ses responsabilités de porter à la connaissance d'un public industriel et scientifique les innovations qui donneront naissance aux développements techniques des années à venir. Cet effort d'information est dirigé vers les laboratoires et vers les entreprises. Il s'adresse aussi aux établissements d'enseignement.

En présentant le matériel scientifique fabriqué par l'industrie et les recherches des laboratoires, l'Exposition de Physique s'adresse à un public très varié. La motivation des visiteurs est triple. Il s'agit pour eux:

de se tenir au courant des grands axes de recherche des laboratoires publics et privés ;

de connaître et de confronter les nouveaux appareils et systèmes mis au point par l'industrie dans les domaines très variés de la recherche scientifique et technique;

enfin, de trouver les interlocuteurs compétents auxquels ils pourront poser les problèmes précis qui les préoccupent.

Ce dialogue est un des atouts de l'Exposition de Physique. Il est en effet fructueux, tant pour le visiteur que pour l'exposant. L'industrie a besoin des Physiciens pour résoudre les problèmes que posent les progrès de la technologie et réciproquement.

Au côtés des firmes industrielles très nombreuses cette année, un nombre important d'organismes officiels seront présents, comme à chaque manifestation, (C.E.A., C.N.E.S., C.N.E.T., A.N.V.A.R., E.D.F.), ou pour la première fois (G.A.N.I.L., Institut Laue-Langevin, Agence Française pour la Maîtrise de l'Energie).

De plus, dans différents domaines de la Physiques, seront présentées des méthodes originales de formation: pour les lycées par l'UNION des PHYSICIENS, pour l'Université par le Groupe de Physique des Solides de l'Ecole Normale, et pour les Ecoles d'ingénieurs, par l'Institut Polytechnique Fédéral de Lausanne.

L'accent sera mis cette année sur « LA PHYSIQUE DANS LES TELE-COMMUNICATIONS », par une exposition du CNET et une table ronde. Une conférence présentera les retombées des expériences de Space-

Le Catalogue de Physique réunira, comme à l'accoutumée, les textes techniques concernant les matériels présentés sur les stands.

Les commandes des cartes d'invitation ou du catalogue peuvent être faites auprès de :

> SOCIETE FRANÇAISE DE PHYSIQUE 75013 PARIS

VENTE PAR CORRESPONDANCE: 11, RUE DE LA CLEF - 59800 LILLE - Tél. (20) 55.98.98

Il soir. Le lundi après-midi de 15 h à 19 H. Tel. (20) 55.98.98. Telex 820939 F. de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, du ma

MOTRON 1



LE PLUS MODERNE DES ALLUMAGES ELECTRONIQUES

Notre système utilise les circuits les plus récents développés par les américains en électronique automobile. Son principal avantage réside dans l'exploitation maximale des possibilités de la bobine d'allumage. Energie constante et "DWELL" ajusté automatiquement à tous

- Grande souplesse du moteur - Nervosité accrue - Réduction de consommation - Boitier compact - Idéal pour auto-moto-bateau, etc... Documentation détaillée sur simple demande.

Le kit complet, fourni avec bobine d'allumage spéciale "MOTRON" réf. 15.31.6010 520,00 F

THERMOMETRE DIGITAL **AUTONOME**



INDISPENSABLE! ECONOMIQUE

Près de 6 mois de fonctionnement ininterrompu sur une pile de 9 v. ! – 55 à + 150 °C (Réso-lution : 0,1 °C)

LEKIT (1 sonde): réf. 15.29.0521 275,00 F LEKIT (2 sondes + commut.) réf. 15.29.0524 320,00 F

GENERATEUR DE FONCTIONS



Caractéristiques principales: - gammes de fréquen-ces : de 10 Hz à 220 kHz

cès : de 10 Hz à 220 kHz
en 8 gammes (échelle linéaire) - signaux délivrés : sinus, carré, triangle, dents de soie et
3 gammes, plus une sortie : ajustable de 0 à 1 V. eff. en
3 gammes, plus une sortie TIL - Distorsion en sinus : 0,5 %.
Notre kit est livré complet avec circuit imprime sérigraphié, coffret spécial peint, face avant percée et gravée, boutons, notice
et accessoires au

et accessoires au PRIX SPECIAL de réf. 15.29.0011 495,00 F

- CAPACIMETRE DIGITAL EN KIT



Permet de mesurer les condensateurs de tous types ainsi que les diodes VARICAP, de 0,5 pF à 20.000 μF. Affichage LCD. Le kit complet avec coffret spécial et face avant gravéeréf. 15.29.0681 840,00 F

- GENERATEUR D'IMPULSIONS EN KIT

Impulsions de 100 ns à 1 s. Intervalle variable de 100 ns à 1 s. Sortie variable de 2 à 15 V et TTL. Le kit complet avec coffret et face avant gravéeréf. 15.29.0702 840,00 F

TEST-AUTO: Contrôleur électronique pour automobile



1er multimètre digital en kit pour le contrôle et la maintenance des véhicules. PRINCIPALES CARACTERISTROUES: - Affichage LCD 3 1/2 digits - Mesure des tensions : 10 mV à 200 V en 2 gammes. - Mesure des courants : 10 mA à 20 λ. - Mesure des résitances : 0,1Ω à 20 kΩ en 2 gammes.

Compte-tours : de 10 à 7000 tr/mn. Angle de came : (DWELL) de 0,1° à 90°.

L'OUVRAGE DE REFERENCE! **CATALOGUE SELECTRONIC 84-85**

Retournez le bon de réservation ci-contre à SELECTRONIC: 11, rue de la Clef, 59800 LILLE

Je désire recevoir le catalogue SELECTRONIC 84-85. Ci-joint 12 F en timbres postes.

		*
Nom	Prénom	
Adresse		
Code postal Ville		

Suite de la page 78

```
8F00- 85 00
8F02- 8D 20 03
8F05- 85 01
8F07- 8D 22 03
                                                             LDA
                                                                        $00
$0320
                                                             LDA
STA
                                                                        $01
$0322
8F08- 18
8F08- 95 00
                                                             CLC
                                                                        ±00
8F0D- 69 01
8F0F- 85 00
                                                             ADC
STA
                                                                         ##01
                                                                        $00
AF11- A5 01
AF13- A9 00
AF15- A5 01
AF17- 18
                                                             LDA
ADC
                                                                        $01
                                                                         #$00
                                                             STA
CLC
LDA
ADC
STA
LDA
ADC
STA
RTS
                                                                        $01
8F18- 85 04
8F18- 69 01
                                                                       $04
                                                                        #$01
$04
$05
8F1C- 85 04
8F1E- 85 05
8F20- 69 00
8F22- 85 05
                                                                        ##00
#05
 8F24- 60
8F30- A0 00
8F32- 20 00 8F
8F35- AD 12 03
8F38- 91 04
                                                            LDY #±00
JSR #8F00
LDA #0312
STA (±04)
                                                                        $0312
($04),Y
 8F30- 05 93
                                                             LDA
CMP
                                                                      $01
$03
8F3E- D0 F2
8F40- R5 00
8F42- C5 02
8F44- D0 EC
                                                             BNE
                                                                        $8F32
$00
                                                             CMP
                                                                         $02
$8F32
                                                             BNE
 8F46- 60
                                                             RTS
8F50- A9 00
8F52- 85 06
8F54- 20 00 8F
8F57- 8D 12 03
8F58- C9 FF
8F5C- D0 00
                                                             LDA ##00
STA #06
                                                             JSR
LDA
CMP
BNE
                                                                        $8F00
$0312
#$FF
                                                                         $8F6B
 8F5E- 85 91
8F60- C5 93
8F62- D9 F9
                                                             LDA
CMP
                                                                        $01
$03
                                                                       $8F54
                                                             BNF
 8F64- 85 00
8F66- 05 02
8F68- D0 E0
                                                             LDA
CMP
BNE
                                                                         $00
                                                                         $92
                                                                         $8F54
8F68- 56 06
                                                             RTS
                                                                         $06
 8F6D- 69
                                                             RTS
8F70- 20 00 8F
8F73- 80 00
8F75- 81 04
8F77- 9D 12 03
8F78- 89 06
                                                             JSR
LDY
LDA
                                                                        $8F00
#$00
($04),Y
                                                             STR
                                                                         $0312
                                                                         ##96
 8F7C- 8D 10 03
8F7F- 20 80 8F
                                                                         $0310
$8FA0
                                                             STR
                                                              JSR
 8FR2- R9 02
RF84- RD 10 03
                                                             LDA
STA
                                                                         ##02
                                                                         $0310
 8F87- A5 01
8F89- C5 03
                                                             LDA
                                                                         $01
                                                                         ≢03
8F8B- D0 E3
8F8D- 85 00
                                                             BNE $8F70
LDA $00
 8F8F- 05 02
8F91- 00 0D
                                                             CMP
BNE
                                                                         $02
                                                                         ±8F70
 8F93- 60
                                                             RTS
8FA0- A0 20
8FA2- A2 FF
8FA4- CA
8FA5- D0 FD
                                                             LDY
                                                                         ##20
##FF
                                                             DEX
                                                             BNE
DEY
BNE
                                                                        $8F84
 8F87- 88
8F88- 00 F8
                                                                         $8FA2
 8F88- 69
                                                             RTS
8FB0- 80 00
8FB2- 89 00
8FB4- 85 06
8FB6- 20 00 8F
8FB6- 11 04
8FBC- 11 04
8FBC- 11 04
8FBC- 50 11
8FC2- 50 11
8FC2- 50 11
8FC4- 10 F0
8FC6- 95 00
8FC6- 95 00
8FC6- 05 F0
8FC6- 69 F0
8FC6- 60 F0
                                                             LDY
LDA
STA
                                                                         ##90
                                                                         ##90
#06
                                                                         $8F00
$0312
                                                             JSR
LDA
                                                             CMP
                                                                         ($04),Y
                                                             BNE
                                                                         #8FCD
                                                                         #01
                                                             CMP
BNE
LDA
CMP
BNE
                                                                        $03
$8FB6
                                                                         $00
$02
                                                                         $8F86
                                                             RTS
                                                              INC
                                                                         金四氏
 PROGRAMMATEUR D EPROM 2716
 SUR ORIC 1
 JEAN-MARIE SCAYA
55000 PAR LE DUC
```

```
100 RFM ****************
                     100 REM ** **
110 REM ** PROGRAMMATEUR D'EPROM **
120 REM ** - **
130 REM ** Jean-Marie SCRYA **
                     1198 CX=VAL(C$)

1140 IF CX:( OR CX)2 THEN PING:GOTO 1878

1150 CLS

1160 PRINT

1170 PRINT "Enthrez les donnees (suivies de RETURN)

1190 PRINT "HOTHERSE DE DEPART: ";HEX$(AD-PL);"=";AD-PL; PRINT

1200 DOKE621.48880

1210 POKE 623.3

1220 PLOT 2.26; "Pour terminer entrez 'Z'."

1230 CLS

1280 CLS

1280 CLS

1280 CLS

1280 EX=2:YY=1

1380 IF CX=1 THEN AD$=STR$(AD-PL)

1315 IF CX=2 THEN AD$=""+HEX$(AD-PL)

1316 IF CX=2 THEN PLOT 1;YY+5;MID$(AD$,2)

1320 IF XX=2 THEN PLOT 1;YY+5;MID$(AD$,2)

1330 IF XX=2 THEN PLOT 1;YY+5;MID$(AD$,2)

1340 IF XX=2 THEN PLOT 1;YY+5;

1350 IN CX GOSUR 1500;[600

1360 IF T=90 THEN 1420

1370 POKE AD.DO

1380 PLOT XXX4;YY+5;DO$

1390 XX=XX+1:IFXX)9 THEN XX=2;YY=YY+1

1400 IF YY:15 THEN YY=1

1410 AD$=PLOT PENT"PENTIEPE adresse entree :";HEX$(AD-PL-1);"="AD-PL-1

1420 PRINT "APPUYEZ SUR UNE TOUCHE"
Figure 10
```

Figure 9

```
1450 GETZ#
1460 DOKE 621,48000
1470 POKE 623,27
1480 RETURN
1500 :
1510 REM **** decimal ****
                                                1700 :
1710 REM #XXXX donnee non valide *XXXX
1720 PING
1730 PRINT "DONNEE NON VALIDE."
1740 RETURN
2020 CLS :PRINT "SAUVEGARDE"
2020 PRINT "SAUVEGARDE"
2020 GOSUP 2500 (** entres nom **
2020 GOSUP 2500 (** entres nom **
2020 CRIL #F578 (** sauvegarde **
2020 RETURN
2020 RETURN
```

```
5560 PLOT 5.20, "APPLYEZ SUR UNE TOUCHE" PING
5570 GET Z#
5600 RETURN
 6020 GOSUB 8000 '** init PIA **
6030 GOSUB 8500 '** ctrl 25 volts **
7020 CLS
7030 E=CHR#(14)+"EFFACEMENT DES DONNEES"
10025 :
10030 REM &# ADRESSE ##
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         10040 DATA AFRA
10050 DATA A5,90,90,90,03,85.01,80,22,03,18,85,00,69,01,85,00,85,01,69,00,85
10060 DATA 01,18,85,04,69,01,85,04,85,05,69,00,85,05,60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   10060 DATE 01.18.R5.04.69.01.05.04.85.09.00.05.05.60
10100 :
10100 EM ** LECTURE **
10100 DATE 07.00.20.00.8F.AD.12.03.91.04.A5.01.C5.03.D0.F2.A5.00.C5.02.D0.FC.60
10200 :
10210 REM ** ETAT VIERGE **
10210 DATE AF50
10200 
   MILE RETURN

MSGR PEM WINNERSTREET STATE

MSGR PEM MINNERSTREET STATE

MSGR PEM MINNERSTREET STATE

MSGR PEMPER

MSGR PEMP
       8550 VP=PFEY(#310)
8540 IF VP/2=INT(VP/2) THEN TE=1:GOTO 8600
8550 PLOT 5:20,"COUPEZ LE 25 VOLTS"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           10410 REM ** TEMPO 50MS **
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           10420 PATA SFA0
10430 PATA A0.20.42.FF.CA.D0.FD.88.D0.F8.60
       18508 : 18518 RFM ** CONTROLE ** 18518 RFM ** CONTROLE ** 18518 RFM ** CONTROLE ** 18528 DATA AFR8 18538 DATA RF8 18538 DATA RF8,08,08,08,08,08,08,08,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,08,00,
```

Selon son fabricant, l'appareil présenté ne prétend pas offrir d'innovations révolutionnaires. Conçu pour répondre aux besoins exprimés par les industriels, il correspond cependant, tant par la précision de la régulation, la rapidité de montée en température, la dimension des pannes, à ce qui peut en être actuellement attendu.

Retenons au niveau des caractéristiques techniques de cet ensemble de soudage thermo régulé :

l'alimentation : Réalisée autour d'un transformateur de sécurité imprégné.

la puissance du fer : 50 W sous 24 volts.

la régulation électronique : La prise d'information est assurée par un thermocouple de précision, assurant l'auto-régulation de la panne.

Plage de température : Réglable de 100 °C à 450 °C.

Accession en température : Inférieure à 2 minutes.

Câble d'alimentation: 5 conducteurs, incombustible, extra souple.

Fer thermo régulé SEMCONTROL. SE 2450



Pannes longue durée : 3 modèles vissables :

— panne tournevis largeur 2,4 mm

— panne tournevis largeur 1,5 mm

— panne conique Ø 0,4.

La commutation à zéro volt du système électronique de régulation évite la naissance d'impulsions parasites néfastes lors de l'utilisation sur certain sites (laboratoire par exemple).

Le raccordement au secteur s'effectue par un cordon d'alimentation 3 conducteurs et une prise normalisée 2 P + T.

Enfin, indiquons que cet appareil 100 % français est fabriqué par une entreprise renommée depuis plus de soixante ans pour ses fabrications de fers à souder électriques traditionnels, et que cette société présentera l'ensemble SEMCONTROL sur son stand au prochain salon PRONIC (stand 23 - Allée 8).

Ets Marchand Pernod et Cie 103/109 rue Olivier de Serres 75015 PARIS Tél: 828.21.80 le kit au

mandat

en chèque en C.R.



le kit	WIT ELCO	
au _ /		
service		
de vos		
hobbies	All chouetts	*** *** ***
15 CENTRALE ALARME POUR MAISON	A Committee of the Comm	LA QUALITE PROFES
DESTINEE A PROTEGER VOTRE MAISON OU APPARTEMENT CETTE ALARME UNE FOIS MISE EN ROUTE, VOUS LAISSE 3 MN POUR QUITTER VOTRE	148 EQUALIZER STEREO REGLAGE PAR POTENTIOMETRES RECTILIGNES G VOIES 225.00 F	1 GRADATEUR DE LUMIERE
→ABITATION 28	0.00 F 151 MIXAGE GUITARE POUR 5 ENTREES	3 CHENILLARD 4 CANAUX deportation 220v MODULATEUR 3 CANAUX DECLENCHE PAR MIC
23 CHENILLARD 8 VOIES MULTIPROGRAMMES 2048 FONCTIONS DEFILENT LUNE APRES LAUTRE CE CHENILLARD CUMULE A PEUT PRES TOUS LES EFFETS QUE L'ON PEUT REALISER AVEC 3 SPOTS	CORRECTEUR DE TONALITE GRAVE AIGU NIVEAU DENTREE REGLABLE SUR CHAQUE ENTREE 215.00 F 160 TABLE DE MIXAGE STEREO A 6 ENTREES	7 BOOSTER 15W.EFFICACES POUR AUTO CLAP CONTROL ou relas à mémoire un claquement de main la lumiere s'allume un autre leife s'et
⇒ 390	0.00 F 2 PLATINES MAGNETIQUES 2 MICRO 2 AUXILIAIRES	MINI TUNER FM A VARICAP AVEC AMPLI couvre toute la gamme FM
40 STROBOSCOPE 150 JOULES VITESSE DES ECLATS REGLABLE 1 TUBE A ECLATS 15	201 FREQUENCEMETRE DIGITAL 50 MHZ 6 AFFICHEURS 13 MM 0-50 MHZ PILOTE PAR QUARTZ IDEAL POUR CIBISTES 375,00 F	12 DETECTEUR PHOTO ELECTRIQUE sortie sur relais 5-2 TEMPORISATEUR reglage de 0 à 5mn sortie sur relais 5-2 INTERPHONE 2 POSTES alimentation 9V sans les h 45 AMPLI TELEPHONIQUE avec capteur et haut parleur _
	202 THERMOSTAT DIGITAL DE 0 99' PERMET LA MISE EN MEMOIRE DI UNE TEMPERATURE DE DECLANOFIEMENT DU CHAUFFAGE ET UNE	16 AMPLI 10W
49 ALIMENTATION STABILISEE	1.00 F DE DECLARCHEMENT DU CHAUFFAGE EI UNE TEMPERATURE DI ARRET IDEAL POUR CHAUFFAGE AQUARIUM, AIR CONDITIONNE VOITURE, ETC. 225.00 F	25 VOLTMETRE DE CONTROLE POUR BATTERIE 12V a 5 leds 26 COMPTE TOURS DIGITAL POUR VOITURE 28 INSTRUMENT DE MUSIQUE
56 ANTIVOL AUTO 3 TEMPORISATIONS 7	5.00 F 203 IDEM 202 MAIS AVEC 2 CYCLES D. HYSTERESIS 260.00 F	LABYRINTHE ELECTRONIQUE ALIMENTATION 1 à 12V 500mA avec son transfo
91 FREQUENCEMETRE DIGITAL 10HZ A 5MHZ PERMET LA MESURE DE FREQUENCES COMPRISES ENTRE 10HZ ET 5MHZ, AVEC LA PRECISION DU	205 ALIMENTATION STABILISEE -0 a 24v-15A- AVEC AFFICHAGE DIGITAL DE LA TENSION, DU COURANT -3 GAMMES DE TENSION-	31 BLOC DE COMPTAGE DIGITAL affichage 13mm compte les objets de 0 à 99qui passent devant la photorés CHENILLARD 8 VOIES PROGRAMMABLE vitesse réglable alimentation .220V
SECTEUR 10 4 L'AFFICHAGE EST REALISE A L'AIDE DE 4 AFFICHEURS 7 SEGMENTS UN COMMU TATEUR PERMET DE CHOISIR 3 GAMMES DE MESURES	INDISPENSABLE AU LABO OU A L' AMATEUR 250.00 F	36 THERMOMETRE DIGITAL de 0 à 99 sortie sur 2 afficheurs 18 mm pour la voiture ou la maisc 37 GENERATEUR 1Hz a 500KHz Triangle Sinus Cam Idéal bour le labo ou le bricolate
+Z.10 HZ.100 HZ.1000. 25	5.00 F ENCLENCHE UN RELAIS LORSQUE LA TEMPERATURE MEMOIRE EST ATTEINTE 190.00 F	39 AMPLI 35W efficaces 42 VOLTMETRE DIGITAL 0 à 99V
99 BLOC DE COMPTAGE DE 0 A 9999 ACCES AUX COMPTAGES A LA REMISE A ZERO A L' ALL DES AFFICHEURS EXEMPLES D' APPLICATIONS	209 AMPLL STEREO 2 V 70WMUSIOUE25W F	43 INTERPHONE SECTEUR la paire
180.00 F. 102 MIXAGE POUR 2 PLATINES MAGNETIQUES	SELECTION DES ENTREES • 440.00 F	49 PREAMPLIFICATEUR - CORRECTEUR DE TONAL 50 HORLOGE DIGITALE REVEIL neure minute
REGLAGE PAR POTENTIOMETRES RECTILIGNES ALIM 9 A 15V 180.00 F	NOUVEAUTES * * * * * * *	Grand bloc afficheurs 13 mm Alimentation par transfo Reveil par buzzer + boitier
104 CAPACIMETRE DIGITAL PAR 3 AFFICHEURS	GENERATEUR	51 PREAMPLI STEREO MINI K7
7 SEGMENTS DE 100 PF A 1000/AF .210.00 F	AVEC FREQUENCE-METRE DIGITAL 420.00 F	53 CHENILLARD MODULATEUR A MICRO 4 CAN passe automatiquement en chenillard dés qu'il n' y a pli de musique + boitier
106 GENERATEUR 9 RYTHMES	TABLE DE MIXAGE 6 Entrees avec "Talk over" • 295.00 F	56 AMPLIFICATEUR 3 W STEREO POUR WALKMAN permet une ecoute stéreophonique de votre walkman
5 INSTRUMENTS AVEC UN AMPLI CONTROL SELECTION DES RYTHMES PAR TOUCH-CONTROL	ELCO 209	sur deux hact -parleurs 59 EQUALIZER MONO 6 FILTRES permet l'adaptat
REGLAGES TEMPO ET VOLUME 255.00 F	1 a 30V/3A avec Transfo! 230.00 F	d'une sono qui autre au local d'ecoute : la position des c des potentioniètres lineaires reproduit la courbe de repo de l'equalizer.
114 BASE DE TEMPS A QUARTZ 50HZ	• - T V A = 3 3 , 3 3 %	60 AMPUBOOSTER EQUALIZER délivre une puissance 15 w éthicaces sur une alimentation de 12V
ALIMENTATION 5 A 12V		2222222
130 SIRENE ELECTRONIQUE MULTIPLE IMITE TOUTES LES SIRENES SIRENE INCENDIE POLICE AMFRICAINE SPACIALE ETC ALIMENTATION 9 A 12V 88.00 F	-SCHEMATHEQUE	
135 TRUCAGE ELECTRONIQUE	faites vous-même faites vous-même faites vous-même	KP 76
PERMET D IMITER DES BRUITS DE SIRENE D EXPLOSION DE DETONATION, D'ACCELERATION MOTO, VOITURE ETC 230.00 F	un Amplicamètre un Capacimètre alterne	P A STATE OF THE S
142 MICRO TIMER PROGRAMMABLE A MICRO PROCESSEUR	un Carmometre digital	
Exemples di application	un Aribit de Comptage une Unite de Comptage un Emetteur CB un Emetteur (10 voies	
au sendredi à 7 n. ussiù à 7 n. 10 pas de revenille semed di le dimanche. — sontie 3, commande de la radio de 7 n. 20 à 8 n. 20 du lundi au sendredi. Sur sontie 4 commande de la cafettere alectrique du lundi au sendredi.	une Alimentation à découpage une Alimentation à découpage plus de 50 ((100) montages pour faire le plein d'idées	PAIS)
90 30 8 10 n 30 avec son boitier 490 .00 F	· il m	ne la faut absolument –
Je désire recevoir document		CHEMATHEQUE URGENT LE PLEIN DIDEES
Ci-joint 3 F en tim	bres	CI-JOINT CHEQUE DE 49,00 F
Je desire commander le l	CI-jointF	NOM

(+ 20F de port.


et frais en vigueur si C.R.)

ELEC

ADRESSE.

T

8 0 M E, 1

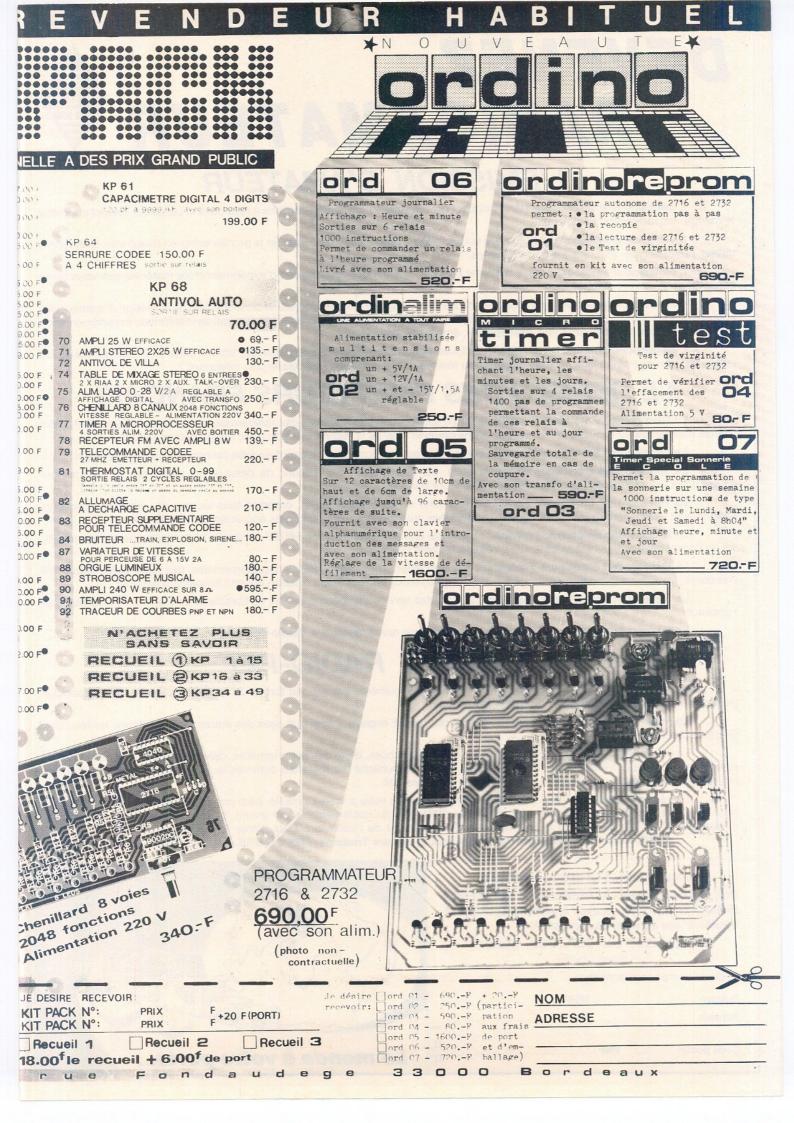

DEVENEZ RADIOAMATEUR



L'EMISSION D'AMATEUR

L'émission d'amateur est un des "hobbys" qui apporte le plus de satisfactions à tous ceux et celles qui veulent connaître le monde des radiocommunications.

L'émission d'amateur vous donne la possibilité (après examen), de contacter le monde entier en téléphonie, télégraphie morse, radiotélétype, etc... sur les ondes courtes.

L'émission d'amateur, dans le domaine des VHF/UHF/SHF vous permet d'expérimenter les matériels que vous aurez construit ainsi que les antennes.

L'émission d'amateur c'est aussi l'étude de la propagation (ondes courtes et ultra-courtes), la télévision d'amateur, les contacts via les satellites de construction amateur, contacts également via la Lune ou les essaims de météorites, l'expérimentation à tous les niveaux de la construction. (Récepteurs, émetteurs, antennes...).

L'émission d'amateur c'est sans nul doute une chaîne d'amitié internationale, sans frontière physique, morale ou religieuse, retracée par le film "Si tous les gars du monde...". Ne serait-ce pas cela le plus important ?

LE RESEAU DES EMETTEURS FRANÇAIS

Le Réseau des Emetteurs Français (REF) c'est l'association nationale des radioamateurs de France et des DOM-TOM. Depuis maintenant 60 ans, elle est au service d'une certaine idée de la technique et du trafic radioamateur français.

Le Réseau des Emetteurs Français est la seule association radioamateur française reconnue internationalement.

Le Réseau des Emetteurs Français a pu, par ses idées et ses actions de défense, se battre depuis 60 ans pour sauvegarder les intérêts des écouteurs et des émetteurs français.

Le Réseau des Emetteurs Français, avec plus de 10.000 adhérents, organise tous les ans de nombreux concours nationaux et internationaux, sur les fréquences attribuées aux amateurs, concours très appréciés du monde entier.

Le Réseau des Emetteurs Français, c'est aussi une station d'émission F8REF qui donne toutes les semaines les nouvelles de l'association à des heures et sur des fréquences bien précises.

Le Réseau des Emetteurs Français, c'est bien entendu des associations départementales, des radio-clubs organisant des cours, tous ces organismes étant prêts à aider les nouveaux venus à cette passion qu'est l'émission d'amateur.

Le Réseau des Emetteurs Français a son propre service de documentation, de librairie et de fournitures diverses pour l'amateur.

Le Réseau des Emetteurs Français, c'est enfin une revue mensuelle, Radio-REF.

LA REVUE RADIO-REF

La revue Radio-REF, est une revue mensuelle (11 numéros par an), au format 21 × 29,7, qui traite de la technique purement radioamateur : émission, réception, antennes...

La revue Radio-REF annonce les concours que le REF organise, ainsi que ceux des autres pays, en donne les résultats, distribue des diplômes...

La revue Radio-REF, c'est également les petites annonces, la vie des départements, celle de l'association nationale, les compte-rendus des entrevues avec l'administration, le trafic, la publicité des matériels commerciaux, l'analyse des revues étrangères, les prévisions de la propagation, les chroniques spatiales, etc...

La revue Radio-REF, vous pouvez la recevoir tous les mois à votre domicile, ainsi que bénéficier des services du REF pour 225 F (1985). (Tarifs spéciaux pour étudiants, militaires du contingent, et par avion). Il vous suffit de découper le bon ci-dessous et de le retourner au REF accompagné du montant de l'adhésion. Tous autres renseignements à :

RÉSEAU DES ÉMETTEURS FRANÇAIS, 2, Square Trudaine, 75009 PARIS. Tél.: 16 (1) 878.14.49.

Bulletin d'adhésion et d'abonnement

OUI, je désire adhérer au RESEAU DES EMETTEURS FRANÇAIS pour 1985, recevoir la revue RADIO-REF et bénéficier des services de l'association.

Ci-joints 225 F par CCP, CCB, Mandat (Rayer l'inutile)

Ci-dessous, mes coordonnées:

Adresse

Prénom.....NOM

Code postal.....Ville



MABEL: DEUX POINTS FORTS MESURE ET KITS A PRIX "DISCOUNT"



PRIX: 730 F

DIGECHO 64 K

Chambre d'écho entièrement digitale de très haute qualité une exclusivité JOKIT électro-

qui ne décevra pas les amateurs d'effets spéciaux.



sérigraphié, boutons, fiches, potentiomètres etc. Equipement: 19 circuits intégrés (avec supports).

Livrée complète avec coffret Ce kit ne nécessite aucun réglage, donc réalisable par tout électronicien amateur soigneux. Capacité mémoire : 64 Kb (4116) Dimensions: 210 x 160 x 50 mm.

EN «SUPER PROMO» OSCILLOSCOPE KE 20 X



Décrit dans LED nº 8

Du continu à 2 MHz; BT relaxée de 10 Hz à 200 kHz.


.. 1000 800 F • En kit ...

PEUVENT ETRE ACQUIS SÉPARÉMENT Boîtier 165 F • Transfo . 160 F • Reticule . 10 F
 Visière plastique 20 F • Circuit imprimé . 65 F

TUBES OSCILLO «TELEFUNKEN» NEUFS GARANTIS

Prix : 390F

OSCILLOSCOPE «HAMEG HM 203/5» **20 MHZ**

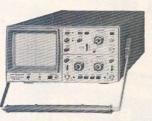

PRIX: 3590 F

Caractéristiques techniques Commutation des canaux : alt, et découpé (1 MHz). Addition et différence : canal II \pm canal I, (avec touche d'inversion pour canal I). Fonction XY : mêmes gammes de sensibilité.

Amplificateurs verticaux (Y)
Bande passante des deux canaux : 0-20 MHz (-3 dB),
montée : 17,5 ns.
Impédance d'entrée : 1 M Ω II 30 pF.

Vitesse de balayage: 18 positions calibrées de 0.5 µs/cm à 0.2 s/cm en séquence 1-2-5, variable 1 : 2,5 à au-moins 0.2 µs/cm.

Testeur de composants Tension de test : 8,5 V_{eff} max. (sans charge). Courant de test : 24 mA_{eff} max. (court-circuit)

LOTS SPECIAUX «MABEL»

Nº 100.1 perceuse + 1 pince coupante 1 fer à souder . Nº 101. Bac à graver + 1 transfert universel + 3 plaques de Ci + 1 l de perchlo + 1 feutre Ci 75 F Nº 102, 300 composants assortis.

> Résistances condensateurs Résistances variables

Semi conducteurs, potent 95 F N° 103. Contrôleur 20000 Ω/V .189 F Nº 106, 100 condensateurs

HT divers spéciaux télé 95 F Nº 107, 100 potentiomètres et résistances ajustables divers .120 F

Nº 108. Antenne intérieure électronique multividéo, UHF/VHF, Commutation digitale Gain global 30 dB 395 F

Nº 109, Spécial mesure TV 1 testeur de THT : TH81 1 signal Tracer TV

1 contrôleur 20 KΩ/V .460 F Nº 110.1 fer à souder 30/40 W

1 pompe à dessouder .105 F Nº 111. Super lot pour «professionnels 1000 composants divers : résistances carbonnes et bobinées. Condensateurs mylar céramiques, chimiques, relais, connecteurs, contacteurs, diodes, transistors, circuits intégrés, potentiomètres.

INCROYABLE . 380 F Nº 112, 1 alim, stabilisée en kit (complète avec boitier, galva de 0 à 24 V/2A

1 contrôleur 20 kΩ/V .396 F

TUBE MONITEUR JAUNE 15 cm NEUF, INCROYABLE: 135 F 295 F 61 cm N et B

PROMOTION

OSCILLOSCOPE 10 MHz

1495 F

HIT PARADE DES KITS

RUS 5M. Alarme à ultra sons	236 F
FM 108. Tuner FM stéréo	. 283 F
PL G1. Capacimètre digital	200 F
PL 56. Voltmètre digital	160 F
PL 66. Alim. stabilisée 3 à 24 V	
affichage digital	250 F
PL 68. Table de mixage 6 entrées	240 F
PL 12. Horloge numérique	140 F
PL 03. Modulateur 3 voies micro	100 F
PL 11. Gradateur 1200 W	35 F
PL 30. Clap interrupteur	80 F
2013. Stroboscope 300 joules	245 F
2014. Stroboscope 2 × 300 joules .	355 F
OK 140. Centrale d'alarme	345 F
PL 71. Chenillard 2048 program	380 F
KE 20. Oscillo 2 MHz	1000 F
TS 35. Signal tracer	395 F
K 2000. Géné BF 10 Hz à 1 MHz	400 F

EN STOCK 700 KITS

SUPER GENERATEUR BF



SIGNAUX CARRE/SINUS 10 HZ à 500 kHz COMPLET EN KIT **AVEC BOITIER** Prix: 400

MONITEUR TV Noir et blanc 2e main A partir de 250 F

TOUT LE MATERIEL ERREPI

Signal tracer etc. **STELVIO**

Regénérateur de tubes cathodiques. Testeurs de

OSCILLOSCOPE «HAMEG HM 103» 10 MHZ


Caractéristiques techniques

Amplificateur vertical (Y) Bande passante : 0-10 MHz (-3 dB) Impédance d'entrée : 1 MΩ II 28 pF

Vitesse de balayage: 18 positions calibrées de 0,5 µs/cm à 0,2 s/cm en séquence 1-2-5.

Seuil de décl.: interne 5 mm, externe 0,4 V. Bande passante de décl.: 2 Hz à 30 MHz min.

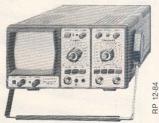Testeur de composants Tension de test : 7,5 V_{eff} max. (sans charge). Courant de test : 23 mA_{eff} max. (court-circuit).



PRIX: 2350 F

DEPARTEMENT SPECIALISE

Composants radio, télé, transistors, circuits intégrés français et japonais, THT, Tripleurs, Tuner, Adaptateurs CCIR, module Pal/Secam Transfo, Ligne retard, Résistances, Focus, Antennes, Courroies TD, Têtes magnétophones, magnétoscopes, Antenne rotor.



35-37, rue d'Alsace **75010 PARIS** Tél.: 607.88.25 Métro : Gares du Nord (RER ligne B) et de l'Est

OUVERT de 9 h à 19 h sans interruption Fermé le dimanche

Expédition : FRANCO DE PORT METROPOLE pour toute commande supérieure à 400 F sauf sur promo

EXPEDITIONS EN ALGERIE

Envois c/remboursement MAXIMUM : 1400 F par colis + TRANSPORT




TH 81B TESTEUR DE THT **TOUS TYPES** Permet le contrôle IMMEDIAT

SANS DEMONTAGE

210

DIVISIONS

MESURE et COMPOSANTS

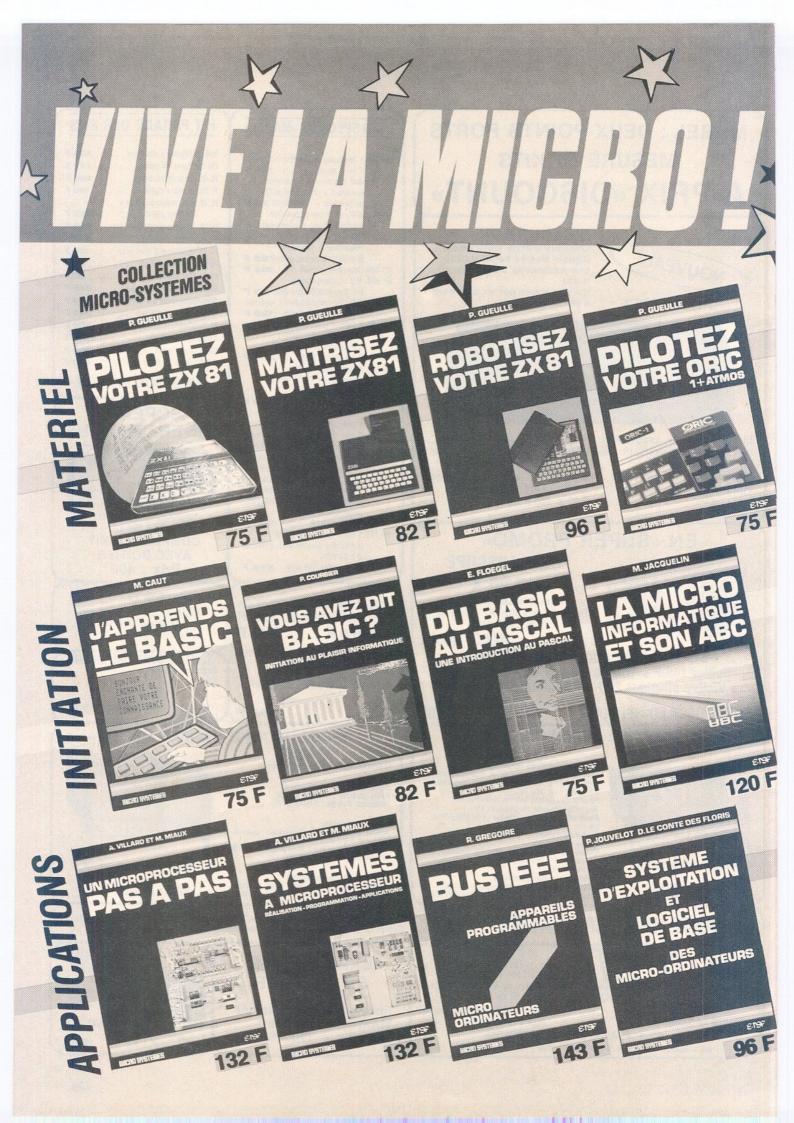











BON DE COMMANDE

Collection ETSF MICRO-SYSTEMES

I: VILLARD et MIAUX: Microprocesseurs pas a pas VILLARD et MIAUX: Systèmes à microprocesseur GUBULLE: Maîtrisez votre ZX 81 FLOEGEL: Du Basic au Pascal SCOURBIER: Vous avez dit Basic ? GEMARCHAND: Vous avez dit Basic ? GEULLE: Pilotez votre ZX 81 GEULLE: Sessette n° 1 (Programmes du livre) SJACQUELIN: La micro-informatique et son ABC OURY: Maîtrisez les TO 7 et TO 7-70 GUBULLE: Pilotez votre ORIC 1 + ATMOS JUDUVELOT: Système d'exploitation et logiciel de base CEULLE: Robotisez votre ZX 81 GUBULLE: Pilotez votre ORIC 1 + ATMOS SI JOUVELOT: Système d'exploitation et logiciel de base CEULLE: Robotisez votre ZX 81 GEGEOIRE: BUS IEEE GEGOIRE: BUS IEEE GEGOIRE: BUS IEEE GUBULLE: Votre ordinateur et la Télématique SCURBIER: Connaissez-vous MACINTOSH ? PROUSSELET: Graphismes en kits	132 F 82 F 75 F 82 F 102 F 75 F 75 F 96 F 96 F 75 F 96 F 75 F 96 F 96 F 75 F 96 F 97 F 99 F 143 F 90 F
ETSF, c'est aussi la Collection POCHE-informatique	a. a.
1: ISABEL: 50 programmes pour ZX 81 2: GUEULLE: Montages périphériques pour ZX 81 3: GALAIS: Passeport pour Applesoft 4: BUSCH: Passeport pour Basic 5: ROUSSELET: Mathématiques sur ZX 81 6: GALAIS: Passeport pour ZX 81 7: PROBST: 50 progr. pour ZX 81 7: PROBST: 50 progr. pour ZX 81 8: PROBST: 50 progr. pour Casio FX-702 P et FX-801 P 8: PROBST: 50 programmes pour Casio PB 100 9: SAAL: Utilitaires pour ZX 81 10: GALAIS: Passeport pour Commodore 64 11: RANC: Assembleur du ITRS 80 12: LASSERAN: 30 programmes pour Commodore 64 13: ISABEL: Du ZX 81 au SPECTRUM 14: MELUSSON: Initiation à la micro-informatique 15: PROBST: 40 programmes pour Casio PB 700 16: GALAIS: Passeport pour Basic TO 7 et TO 7-70 17: LASSERAN: 35 programmes pour ORIC 1 et ATMOS	45 F 45 F 45 F 45 F 45 F 45 F 45 F 45 F

Vente par correspondance

Cocher la case correspondante.

Librairie Parisienne de la Radio

43 rue de Dunkerque 75480 Paris cedex 10

Prix port compris

Joindre un chèque bancaire ou postal à la commande

RUE TRAVERSIERE PARIS 12° TEL.: 307.87.74 +

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI de 9 h à 19 h 30 sans interruption

LANCE SON NOUVEAU DEPARTEMENT COMPOSANTS

TRANSISTORS

CIRCUITS INTEGRES

SEMOS **TUBES TELE**

SERIE 4000 et 4500 SERIE PLEL-ECL-PCL
MICROPROCESSEURS - SERIES LINEAIRES COMPOSANTS JAPONAIS

A DES PRIX JAMAIS VUS CONNECTEURS NEUTRIX

DEPOSITAIRE OFFICIEL



CIRCUITS HYBRIDES - AMPLIFICATEURS

LA 3° GENERATION DES MODULES D'AMPLI QUI SORTENT DE L'ORDINAIRE

ELECTRONICS TOUS LES NOUVEAUX MODELES DISPONIBLES PSU 521. Pour 2 HY 124 ...348 F PSU 531. Pour 2 MOS 128.366 F

SEDIE UV
SERIE HY
15 W. 8 Ω. HY 30158 F
30 W. 8Ω. HY 60178 F
2 x 30 W. 8Ω. HY 6060330 F
60 W. 4Ω. HY 124337 F
60 W. 8Ω. HY 128337 F
120 W. 4Ω. HY 244429 F
120 W. 8Ω. HY 248429 F
180 W. 4Ω. HY 364630 F
180 W. 8Ω. HY 368630 F
SERIE MOSFET
60 W. 8Ω. MOS 128456 F
120 W. 8Ω. MOS 248 795 F
180 W. 4Ω. MOS 364 1180 F
ALIMENTATIONS TORIQUES
PSU 30. Pour préamplis132 F
PSU 211. Pour 1 ou 2 HY 30 218 F
PSU 411. Pour 2 HY 60 - 1
HY 6060 ou 1 HY 124 248 F
PSU 421, Pour 1 HY 128 325 F
PSU 431, Pour 1 MOS 128,343 F
PSU 511. Pour 2 HY 128 ou
1 HY 244 348 F

PSU 541. Pour 1 HY 248	366 F
PSU 551. Pour 1 MOS 24	48 .407 F
PSU 711, Pour 2 HY 244	432 F
PSU 721. Pour 2 HY 248	452 F
PSU 731, Pour 1 HY 364	
PSU 741. Pour 1 HY 368	
PSU 751, Pour 2 MOS 2	
MOS 364	
PREAMPLIS SERIE HI-FI	
HY 6. Mono	
HY 66. Stéréo	
III 00. Stereo	201 F
PREAMPLIS SERIE SONO	
HY 7. 8 entrées mono	
HY 8. 5 entrées stéréo	
HY 9. Préampli stéréo RIA	A 155 F
HY 11. 5 entrées mono,	
tonalité	163 F
HY 12. 4 entrées mono,	
tonalité	155 E

DISPUNIBLES
HY 13. Commande. Vu-mètre.
Mono138 F
HY 67. Préampli casque
stéréo286 F
HY 68. 10 entrées. Stéréo. Mixage.
Sans P.A
HY 69. Mixage. Mono et
tonalité
HY 73. Préampli quitare.
2 entrées
HY 74. 2 x 5 entrées, mixable.
1 sortie265 F
HY 75. 2 x 4 entrées, mixable.
1 sortie249 F
HY 76. Commutateur élect.
stéréo335 F
HY 77. Commande. Vu-mètre
stéréo
FP 480. Séparateur phase104 F
SENTINEL. Protection
enceinte

TOUTE LA MESURE CHEZ TERAL

0	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<	HAMEG <
5	Pour tout achat d'un oscilloscope
>	HAMEG un controleur : DW 2020 controleur à tension con-
5	tinue. 0 - 5,25 - 100 - 500 - 1000 V - 20.000 Ω/V.
>	Tension alternative. 0 · 5,25 · 100 · 500 · 1000 V · 10,000 Ω/V
3	Décibel - 20 à + 62 dB - 5 gammes ohmètre 0 - 60 Megahoms en 4
5	gammes. HM 103 + cadeau 2390 F
>	204 + cadeau5270 F
ζ	HM 203/4 + cadeau5650 F 204 avec tuve rémanent
5	+ cadeau4030 F HM605 + cadeau40,30 F
>	HM605 avec tube rémanent
2	+ cadeau7120 F

CENTRAD 819 469 F	MX 462G
312 + 347 F NOVOTEST 376 F	FLUKE
ALFA	
BECKMAN	75
Multimètre T 100B. 0,5%779 F	
T 100 B. 0,25%	BK
Haute precision	BK 510
30201600 F	BK 520B
3020 Bou.bip1935 F	BK 8201999 F
METRIX	BK 8302790 F
	BK 30205280 F
OX710B av. sondes3190 F	BK 3010
OX712D4890 F	
MX563	ELC
MX522	AL 811
MX502	AL812
MX575	AL 745 AX
MX001391 F	AL 781
MX453646 F	AS 121140 F
MX 202C818 F	AS 144257 F

GRAVURE DIRECTE uille : 12,00 F ES, 12 m : 14,50 F La feuille : 12,00 F TAPES, 12 m : 14,50 F

PES, 12 m: 14,50 F
PASTILLAGE
2191000, dim 1,913.0,51 mm
2191100, dim 2,5440,31 mm
2191300, dim 3,740,32 mm
2191300, dim 3,740,32 mm
2191500 dim 5,0850,51 mm
70.18
2192100, dim 1,400,40 mm
70.5
2191200, dim 1,5440,38 mm
C1 rond 6 pattes
2191500, dim 1,924,33 mm
DUAL
2191500, dim 1,924,33 mm
DUAL
2191500, dim 1,7840,38 mm
DUAL
2191500, dim 1,9240,38 mm
DUAL
2191500
CONNECTEUR
2191800, pas 1,956
DUAL avec traverdes
2192000

DIODES

TAPES arbatis (100 pc) 2194300 (blanc)
ALPHABETS et TITRES
POUR FACE AVANT
2194000 AMALGAME

KIT-COPIE CANAL PLUS .99

FER A SOUDER

(avec prise de terre)



14 W 200 V	
14 W, 220 V avec panne longue durée.	
Prix	
30 et40 W avec panne cuivre	86,00
Fer à dessouder	147.00
Support universel	59,00
Elément à dessouder	73,00
Panne dil	143,00
Pince à extraire	67,00

KITS ELECTRONIQUES hifi-SONO DEST

PM S/E. Préampli mono 19.	2 F
LBE-80. C. protection enceintes	3 F
LED-80. Indicateur de niveau	BF
Anti-Bump. Surpresseur de décharge20	
AMK-60. Ampli 60 W	
AMK-65. Ampli 65 W	
AMK-108. Ampli 108 W	
AMK-200. Ampli 200 W95) F

DES PRIX SUPER SUR LES COMPOSANTS

TRANSISTORS DE PUISSA	NCI
BD 139 T0126 NPN. 80 volts, 1,5 A.	
Les 4 pièces	8
BD 140 TO 126 PNP. 80 volts, 1,5 A.	
Les 4 pièces	8
BD 139/140. Les 2 paires	8.50
BD 237 TO 126 NPN. 80 volts 2 A.	-,
Les 4 pièces	10 F
BD 238 TO 126 PNP. 80 volts. 2 A.	
Les 4 pièces	10 F
BD 237/238. Les 2 paires	12 F
BD 239C TO 220 NPN. 80 volts, 4 A.	
Les 4 pieces	11 F
Les 4 pièces	
PD 220/2400: Les 0	11 1
BD 239/240C; Les 2 paires BD 437 TO 126 NPN, 45 volts, 4 A.	12 F
	10.0
Les 4 pièces	. 12 1
Les 4 pièces	12 5
BD 437/438. Les 2 paires	14 5
BDX 33 C TO 220 NPN Darlington. 100 volts	. 14 1
10 A Loc 4 pièces	14 5
10 A. Les 4 pièces	10 4
Les 4 pièces	14 E
BDX 33/34C. Les 2 paires	16 F
BDX 64 Darlington TO3 PNP. Les 2 pièces.	16 F
BDX 65 Darlington TO3 NPN. Les 2 pièces.	16 F
2N3055, 80 volts. Les 4 pièces	
2N3055. 120 volts. Les 2 pièces	10 F
BDX 18/2N3055. Les 2 paires	45 F
TIP 3055. Les 2 pièces	15 F
TIP 2955. Les 2 pièces	16 F
TIP 3055/2955. La paire complémentaire	16 F

PONTS REDRESSEURS 110 B4. 1,5 A, 400 V. Les 4 pièces... BY 127. Redresseurs. Les 15 pièces...

THYRISTORS T0 92. 0,5 A, 100 V, BRY55. Les 6 T0 39. 1,6 A, 200 V, 2N2326. Les 4 T0 66. 2,8 A, 700 V, BT 112. Les 2	pièces15 F 4 pièces 17 F pièces .22 F
OPTO-ELECTRONIQUE Diodes LED rouge 5 mm. Les 15 piè Diodes LED rouge 3 mm. Les 15 piè Afficheurs rouge 8 mm cathode com Les 4 pièces. Cellules photo LDR05 ou équivalent Les 2 pièces. Photo-coupleur TIL 111. Les 2 pièces	ces . 11,50 F ces 9,50 F mune.
TRANSISTORS BC 109. Les 15 pièces BC 140. Les 15 pièces BC 160. Les 15 pièces BC 250. Les 15 pièces BC 250. Les 15 pièces 2N 1711. Les 15 pièces 2N 2905. Les 15 pièces 2N 2905. Les 15 pièces 2N 2907. Les 15 pièces BF 258. Les 15 pièces	
SPECIAL TV BU 108. Les 2 pièces BU 109. Les 2 pièces BU 126. Les 2 pièces BU 208A. Les 2 pièces BU 406D. Les 2 pièces BU 408D. Les 2 pièces BU 208 D. Les 2 pièces BU 326 A. Les 2 pièces BU 326 A. Les 2 pièces BU 500. Les 2 pièces BU 500. Les 2 pièces BU 500 D. Les 2 pièces BU 500 D. Les 2 pièces BU 500 D. Les 2 pièces	24 F 17 F 20 F 14 F 15 F 18 F 16 F 30 F 20 F

	1 1 1
s15 F es 17 F s .22 F	1 0 0 8 8 8
1,50 F 9,50 F	P
26 F	Le
12 F 10 F	6 11 D
.20 F .27 F .27 F .7 F .7 F .29 F .29 F .22 F .22 F .29 F	T D Bi Bi Bi
.29 F	L'A DE 50
24 F 24 F 17 F 20 F 14 F 15 F 18 F 16 F 30 F 20 F 25 F	15 le Co 10 pa Co 63 15 ce

DIODES 1N 4001. Redresseur. Les 1N 4005. Redresseur. Les 1N 4007. Redresseur. Les 1N 4148. Pett signal. Les 0A 90. Détecteur. Les 15. 0A 95. Détecteur. Les 15. BB 100. Varicap. Les 15 p BB 406. Varicap. Les 15 p BB 406. Varicap. Les 15 p	15 pièces 6 F 15 pièces 8 F 15 pièces 4 F 5 pièces 14 F 5 pièces 18 F 6 pièces 22 F 6 pièces 24 F
REGULATEURS Positifs 1,5 A au choix 5, 1 Les 4 pièces même tension	2, 15, 24 volts20 F
TRIACS 6 A, 400 V isolés. Les 10. 12 A, 400 V isolés. Les 6. Diacs 32 volts. Les 4	
TRANSISTORS A DE CHAMPS BF 245 C. Les 5 pièces. BF 246 B. Les 5 pièces. BF 247. Les 5 pièces. 2N 3819. Les 5 pièces.	
L'AFFAIRE SUPER : LA POCHETTE DE 100 RESISTANCES 1/2 W 5% en 50 valeurs 4,50 F	condensateurs tantale goutte valeurs et tensions
15 - 22 - 33 - 47 MF de 3 le lot de 25 pièces . Condensateurs polyester tr 100 volts, 2,2 Nf - 3,9 - 12-panachées, le lot de 12 piè Condensateurs polystirène 63 V, 160 V, 630 volts pana 150 - 500 - 2000 - 3000 ces .	

Condensateurs chimiques Série Axial
0,47 MF, 63 V, le lot de 6 3,50 F
0,47 MF, 250 V, le lot de 6
0,47 MF, 350 V le lot de 6 4,50 F
10 MF 250 V le lot de 4 5,00 F
47 MF 10 V, le lot de 6
47 MF, 40 V, le lot de 4
220 MF, 40 V, le lot de 4
220 ME 62 V lo lot do 2
470 MF 10 V le lot de 6 6 50 F
470 MF, 10 V, le lot de 2 5,00 F 470 MF, 16 V, le lot de 6 6,50 F 470 MF, 16 V, le lot de 4 6,50 F
470 MF, 40 V, le lot de 4 8,00 F
770 Mil., 40 V, 10 lot de 4
1000 MF, 10 V, le lot de 4
2200 MF, 10 V, le lot de 4 8,50 F
2200 MF, 16 V, le lot de 2 6,00 F
4700 MF, 16 V, le lot de 2 9,00 F
Condensateurs chimiques Série radial
0,47 MF, 50 V, le lot de 6 2,50 F
0,47 MF, 63 V, le lot de 6 2,50 F
1 MF, 63 V, le lot de 6 3,00 F
2,2 MF, 25 V, le lot de 6
6,8 MF, 25 V, le lot de 6
22 MF 10 V le lot de 6 3 00 E
22 MF, 16 V, le lot de 6
22 MF, 40 V, le lot de 6
22 MF, 63 V, le lot de 6
47 MF, 16 V, le lot de 6
47 MF, 40 V, le lot de 6
47 MF, 63 V, le lot de 4
100 MF, 40 V, le lot de 4
100 MF, 63 V, le lot de 4
220 MF, 10 V, le lot de 6
220 MF, 40 V, le lot de 4 5,00 F
220 MF, 63 V, le lot de 4
1000 MF, 10 V, le lot de 4
2200 MF, 10 V, le lot de 4 7.50 F
2200 MF, 16 V, le lot de 2

LE W END EN ELECTRONIQUE NOUS RESTONS OUVERTS LE SAMEDI 22 - DIMANCHE 23 - LUNDI 24 DECEMBRE DE 9 H A 19 H 30 EN NON STOP. DES PRIX - DES CADEAUX ET LE SOURIRE EN PLUS

Pour l'amateur et le Professionnel

Nouvelle gamme

PUPITRE PLASTIQUE




VISEBOX

ABOX Face avant ALU

MURBOX

Petit modèle fixation murale

MINIBOX

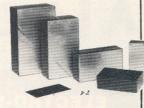

POLYBOX plastique



Face avant ALU ou A.B.S. avec support pour C.I



Coffrets Plastique face avant et arrière Alu

Chassis métallique servant de guide et support de cartes C.I

1	CODE	LAR.	HAUT	PROF.
1	RE-1	89	40	145
1	RE-2	170	55	145
	RE-3	230	75	177
	RE-4	246	100	220

ELBOX

larg.: 150 à 400, Prof. 150 à 300.



OCTOBOX

avec ou sans poignée. Hauteur 80 - 100 - 130 en ALU EXTRUDÉ anodisé

DATABOX **KEYBOX**

RETEX-FRANCE (Le Dépôt Electronique) 84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE TEL.: (90) 22.22.40 - TELEX 431 614 F

AMS FRANCE (Le Dépôt Electronique) 46, rue Gallieni - 92240 MALAKOFF TEL.: 746.18.05

LES COMPOSANTS A LA CARTE

TOUTE L'ÉLECTRONIQUE

12, rue Castilhon 34000 MONTPELLIER

Tél.: (67) 58.68.94 - Télex 490-892

Spécialiste des composants électroniques et de la vente par correspondance.

Tarif 84 B contre 4 F - Livraison rapide

Composants électroniques, Hauts-parleurs : AUDAX, SIARE, VI-SATON Kits électroniques, Kit PLUS, ELCO, ASSO, Kit PACK IMD.

RADIO RELAIS

18, rue Crozatier 75012 PARIS Tél.: 344.44.50 Le haut de gamme des coffrets et racks « GI » GANZERLI

> 51, cours Vitton - Tél.: (7) 889.06.35 69006 LYON

Ouvert le lundi de 14 h à 19 h, du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h (Vente au comptoir et par correspondance)

MEDELOR

TARTARAS - 42800 RIVE DE GIER

Tél.: (77) 75.80.56

RECEVEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 84-85

Contre 10,50 F en chèque ou timbres poste

69

ORDIELEC - ORDINASELF

Electronique - Informatique - Vidéo 19, rue Hippolyte Flandrin 69001 LYON (Terreaux)

Tél.: (7) 820.23.07

Composants - Kits TSM - Micro-ordinateurs et périphériques ORIC

LES COMPOSANTS A LA CARTE

Le Villard 74550 PERRIGNIER Tél.: (50) 72.76.56

IMPRELEC

Fabrication de circuits imprimés simple et double face, à l'unité ou en série - Marquage scotchcal - Qualité professionnelle

Composants électroniques

Micro-informatique

J. REBOUL

25

34, rue d'Arène - 25000 BESANCON

Tél.: (81) 81.02.19 et 81.20.22 - Télex 360593 Code 0542 Magasin industrie: 72, rue de Trépillot - Besancon Tél.: 81/50.14.85

bd Guy-Chouteau CHOLET COMPOSANTS ELE 49300 CHOLET

Pour mieux vous servir à partir du

1er septembre une autre adresse

2, rue Emilio-Castelar 75012 Paris - Tél.: 342.14.34.

06

ELECTRONIC DISTRIBUTION

13, rue F. Arago 97110 Pointe à Pitre - GUADELOUPE Tél.: (590) 82.91.01 - Télex 919.907

Distribue: JELT - H.P - divers - Kits - Composants électroniques - Département librairie.

HI-FI DIFFUSION

19, rue Tonduti de l'Escarène 06000 NICE

Tél.: (93) 80.50.50. et 62.33.44.

Distribution de composants électroniques - Matériel électronique - Mesures - Jeux de lumière - Sono.

S

A ROANNE

E composants - kits -HP Hi-Fi et Sono -C matériel CB, etc...

Nouvelle adresse: 19, rue Alexandre-Roche -

Tél.: (77) 71.79.59

ELECTRO-SHOP

1, rue Consolat 13001 MARSEILLE (Metro : RÉFORMÉS) Tél. : (91) 08.18.00

Composants électroniques - Kits - Mesures - Outillage - Micro-informatique - Dépannages informatiques...

RADIO PRIX -

06

SONOS MOBILES ET LOCATIONS 30, rue Alberti 06000 NICE Tél.: (93) 85.51.41

KITS

Composants électroniques - Micro-informatique - Alarmes -Emetteurs récepteurs - Autoradios - Hifi - Etudes de fabrication.

KANTELEC DISTRIBUTION

26, rue du Général Galliéni 97200 FORT de FRANCE - MARTINIQUE

Tél.: (596) 71.92.36

Distribue JELT - Composants électroniques - Kits - H.P. Résistances - Condensateurs - Département librairie.

67

A STRASBOURG DAHMS ELECTRONIQUE

34, rue Oberlin - 67000 STRASBOURG Tél.: (88) 36.14.89 Telex 890 858 Vente par correspondance

3, rue du Colonel-de-Bange 78150 LE CHESNAY

Tél.: 955.57.14

Kits - Composants électroniques - Librairie - Outillage -Coffrets - H.P. - Produits C.I. imprimés - Mesure - Jeux de lumière - Casques - Micros - Tables de mixage

ouvert du mardi au samedi de 9 h 20-12 h - 14 h 30-19 h

A UBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 75

43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS Tél.: 878,09.92 Le plus grand choix d'ouvrages techniques

radio - électricité - électronique - micro-ordinateur - etc. et de librairie générale: littérature - voyages - livres d'art - ouvrages pour la

jeunesse

Magasin ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h (sans interruption

LES COMPOSANTS A LA CARTE

A VALENCIENNES Tél. : (27) 22 47

Composants professionnels et grand public

- Mesure - Outillage -

EXPÉDITION LE JOUR MÊME DE TOUTES COMMANDES TÉLÉPHONIQUES PASSÉES AVANT 16 H

70, Av. de Verdun 59300 Valenciennes ouvert du Mardi au Samedi 9 h à 12 h 30 - 14 h à 19 h 30

LAZE CLECTRONIQUE

Permanence le lundi après-midi

59

ETS GUEGAN

11. rue Jeanne-d'Arc 22300 LANNION Tél.: (96) 37.97.40

Composants électroniques - Kits - Jeux de lumière - TV - HiFi -Sono - Micro ordinateurs - Mesures

TOUT POUR LA RADIO

Électronique

66, Cours Lafayette Tél.: (7) 860.26.23 69003 LYON

matériels électroniques - composants - pièces détachées - mesures micro-ordinateurs - kits - alarmes -Hifi - sono - CB - librairie

78

RADIO BEAUGRENELLE

6, rue Beaugrenelle - 75015 Paris Tél.: 577.58.30

Composants électroniques - Kits -Ouvert: du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 Samedi matin de 9 h à 12 h

HEXATRONIX

B.P. 40

78730 SAINT-ARNOULT

Tél.: (1) 621.60.08

Électronique professionnelle et grand public. Tous les composants électroniques et uinformatiques, même introuvables, à des prix exceptionnels.

Annonceurs de janvier 1985

Réservez votre espace publicitaire avant le 24 novembre 1984

Tél.: 200.33.05

ELECTRONIQUE DISTRIBUTION

22, rue Maurice-Meyer INFORMATIQUE 26200 MONTÉLIMAR Tél.: (75) 53.00.86

Kits enceintes acoustiques - Kits Jostykit - Kits OK - Kits Plus -Composants professionnels - Mesures - Outillage - Coffrets -Alarmes - Ventes par correspondance - Catalogue sur demande Thomson TO.7/70- MO.5

ENCEINTES ET CHATEAUX

JEUX DE LUMIÈRE

MATÉRIELS POUR SONORISATION

AMPLIS - ÉQUALIZERS - FILTRES ACTIFS

EN KITS MONTÉS

Démonstrations permanentes

Du mardi au vendredi de 12 h à 18 h Le samedi de 9 h à 12 h - 15 h à 19 h

7 bis, rue Denis Couturier 93100 MONTREUIL - Tél. : 287.26.46

86

56

19, rue des Trois Rois 86000 POITIERS (49) 41.24.72

POTTERS Une sélection de composants de grandes marques au service de l'amateur et du professionnel

Magasin ouvert du Mardi au Vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h Samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h Fermé Dimanche et Lundi.

ETS MAJCHRZAK

107, rue P. Güeysse 56100 LORIENT

Tél.: (97) 21.37.03

Télex: 950.017 F

ouvert tous les jours sauf le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

SHOP-

TRON

kits et composants

La Garenne Colombes 1 Place de Belgique

785.05.25

ICI

43, avenue de la Résistance **91330 YERRES**

Tél.: (6) 949.30.34

Pour en savoir plus sur les kits, l'outillage, le circuit imprimé, les jeux de lumières, etc... Nouveau catalogue général (plus de 200 photos 15 F + 9 F de port)

PA....petites annonces

La rubrique petites annonces de Radios Plans est ouverte à tous nos lecteurs pour toute offre d'achat, de vente, d'échange de matériel ou demande de renseignements inter-lecteurs.

Ce service est offert gratuitement une fois par an à tous nos abonnés (joindre la dernière étiquette-adresse de la revue). Les annonces doivent être rédigées sur la grille-annonce insérée dans cette rubrique. Le texte doit nous parvenir avant le 30 du mois précédant la parution, accompagné du paiement par CCP ou chèque bancaire.

Cherche travaux de cablage sur région parisienne coffrets CI etc, Ets M. Simon. Tél. (23) 82.86.91.

Vds TRS 80 mod 2 disq.8 pou. 64K compilateur BASIC + PASCAL + FORTRAN + Assem. Z80 + trait.texte SCRIPSIT + Visicalc + Profile. Prix: 9000 F. Tél. (98) 21.54.71. BRENAUT Michel, 14 rue de la Petite Palut, 29220 LANDERNEAU.

Vends ORIC Atmos. Complet (4/84) + 4 livres et 3 cassettes. Valeur: 3420 F. Le tout pour 2500 F. Envoi gratuit et contre remboursement. CHAMBRE Christophe, 348 Chemin de la Cassine, 73000 Chambéry.

Vds COLLECTION DE RADIO PLANS de 74 à nos jours. 300 F + Matériel divers 500 F, environ 2 malles. Tél. 373.28.06 ou 034.62.33.

Schémas T07/T070/M05/TRS 100/. Si vous êtes interressés par les schémas de ces 01, contactez Mr. Elbaz, 1 Petite rue de l'Eglise, 67000 Strasbourg. Téi : 23.15.77. Vds également Matériel Tavernier 09. CPU Equipe 68A00, A21, A40, A50 + Alin + Bus + Boitier type tandy modèle 4 + Clavier 63 touches.

SOS Ambiance animè soirée mariage réveillon. Duo musical, sketch, animation dansante avec sono musique pour tous. 368.11.23.

Vds Jupiter Ace Forth, Etat neuf 650 F. Bocquet, rue des Bastions, 06790 Aspremont. Tél. (93) 08.07.35.

Vds Cours Anglais Alpha Complet + K7. Valeur 5180 F. Vendu 4000 F. Cours EURELEC + Kits, valeur 8240 F. Vendu 7000 F. Etats neufs. Tél: 343.31.65. Heure bureau.

Vends radio cassette stéréo T.B. Etat. Prix à débattre. J. CL Giroud, Les Marguets 38590 Brezins. Tél: (76) 93.50.51 après 17 heures

Vds Diodes 1N4006 800 V 1A. 15 F les 100. CIVRAY, 70 Av. Argenteuil, 92600 Asnières.

Vends Transfor. 2 × 16 V16A: 300 F. Pot 10T 2 k: 25 F. Thyristor 800 V25A: 35 F. Tout ceci convenant au thyridrive Radio-Plans N°435. Transfo Double.C 4×21 V20A:50-60-70-80 V3A: 450 F. Moteur TRI 220/380 2 CV: 500 F. ALIM SODILEC 2×5 V1A ou 2×12 V0, 5A: 200 F pièce. Télé couleur 46 CH Standard NTSC: 1000 F. Téléphone après 19 H: 3/ 052.35.94. Epron 2716: 25 F, 220 F les 10.

Vends nombreux livres d'élect. Ex : Utilis. de l'Oscillo par R. Rateau ; Guide d'élect., schémas pratiques, appareils de mesures, et montages pratiques par PERICONE ; Pratiquez l'électronique en 15 leçons et 25 appareils de mesure par W. SOROKINE ; 300 Circuits et Publibéclic par Elektor, etc. Tél. (91) 60.67.35 Le soir après 19 H ou le week-end.

Vds Transfos. Alim neufs Prim. 220-SEC. 360V20MA - 75V100MA- 15V1,2A - 8,SV1A, 3V350MA. Isole 1000 V. Prix: 140 F pièce. Tél. (4) 457.36.86.

Vds Oscillo Philips GM5659,600 F Marseille Heur.Bure. Tél. 44,52,40.

Vds pour Apple II; Package Fortran Apple jamais servi sous emballage origine: 1000 F, Carte série: 500 F. Pour BBC: Eproms Discdoctor: 250 F, Forth: 250 F, Dump Ecran pour Epson 80: 250 F, HI-Basic: 450 F, Wordwise: 250 F. Mr SORIN Tél. 721.04.10.

Achete Oscillo double trace, double base de temps minimum 50 MHZ. Haut de gamme en bon état. Paie bon prix si justifié. Achète aussi mire couleur 8 barres normalisées. Mr LUCHESSI Orphée, 10 Lot des Platanes, 13320 Bouc Bel Air. Tél. (42) 22.31.15.

Vends Oscillo V352 Hitachi 2 × 35 MHZ + 2 Sondes×1×10. Etat neuf. Prix: 2500 F. Tél. 486.10.47 de 8 H-12 H - 13 H-17 H.

Recherche contre rémunération, personne pouvant faire bénéficier fortes connaissances et schémas sur principe chauffage par micr-ondes. Tél. (6) 046.76.60., le soir ou écrire à Deyzac Ch., 7 av. Portalis, 91800 Brunoy.

Vends Radiocassettes Stereo (avec Témoin lumineux), 4 haut-parleurs · Touche « Stereo Elargie ». 4 gammes d'ondes (PO - GO - FM - MW), 2 micros incorpores, 2 Jacks pour micro extérieurs. Prise DIN 5 Broches, 2 prises pour HP extérieurs 990 F. Modèle Crown. Larg. 530 × Haut 270 × Prof 115 mm. Tél : 597.53.66.

Vends: SPE 5 complete 220 V. Bon état à prendre sur place. 300 F.

Achète: Tous déchets électroniques ordinateurs à la casse, tous métaux bruts et précieux. CJ Métaux Chemin des Postes, 95500 Bonneuil en France. Tél. (1) 867.56.56.

Vds Apple II^e + Unité disk. + écran + carte 80C + paddles + T.Texte-Tableur Visicalc. Multiplan fichier quick files, CX Base 200-D. Base 2 Pascal-Cobol + Utilitaires Divers. Prix: 11 000 F. Tél. (75) 58.73.04. après 18 H.

Vds pour spectrum: Interface manette programmable 190 F, Forth 120 F, Prolog 250 F et nombreux logiciels de jeux. Tél. (41) 88.76.68, Ch. 117 ap. 20 h ou week-end.

Vends CIRCUIT FERME TELE N/B Régle-mixage (volets-surimpres.) 3 caméras + 4 moniteurs + accessoirs. Prix: 5000 F. CARLIER St Bris près d'Auxerre. Tél. 16 (86) 53.37.66.

Vends Radiocassettes Stereo (avec Témoin lumineux). 4 haut-parleurs - Touche « Stereo Elargie ». 4 gammes d'ondes (PO - GO - FM - MW). 2 micros incorpores, 2 Jacks pour micro extérieurs. Prise DIN 5 Broches, 2 prises pour HP extérieurs 990 F. Modèle Crown, Larg. 530 × Haut 270 × Prof 115 mm. Tél : 597.53.66.



BON A DÉCOUPER ET A RETOURNER, ACCOMPAGNÉ DE SON RÈGLEMENT A


RADIO PLANS SERVICE P.A. S.A.P. 70, RUE COMPANS, 75019 PARIS. TÉL.: 200.33.05

NOM	PRÉNOM
ADRESSE	

TEXTE DE L'ANNONCE QUE JE DÉSIRE INSÉRER DANS RADIO PLANS. ECRIRE LISIBLEMENT EN CAPITALES ET EN LAISSANT UNE CASE BLANCHE ENTRE CHAQUE MOT.

ATTENTION : le montant des petites annonces doit obligatoirement être joint au texte.

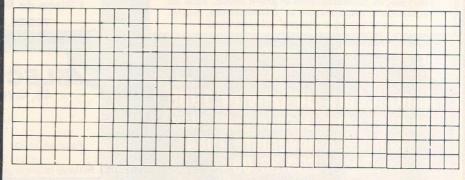TARIF: 14 F TTC, la ligne de 31 lettres, signes ou espaces.



electro-puce.



LECTEURS SLIM LINE BASF

- disquette 3.5":	prix T.T.C.
6162 : 67,5 TPI 500 Ko	2.150,00
6164 : 135 TPI 1 Mo	2.550,00
- disquette 5.25" 6128 : 48 TPI	
500 Ko 6138 : 96 TPI	2.150,00
1 Mo - disque dur :	2.550,00
6188 : 15 Mo	8.650,00

LECTEUR DE DISQUETTE COMPATIBLE APPLE

- Slim line Les lecteurs de disquettes 3.5" sont compatibles 5.25"

GRAND JEU GAGNEZ 1 T 07/70*

RÉALISEZ **VOTRE ORDINATEUR** LE VEGAS 09

6.000 FT.T.C.

- la carte Mère et ses composants
- 1 lecteur de disquette 500 Ko : 3.5": 6162 ou 525": 6128
- un clavier low prof. I 63 touches avec boîtier
- coffret beige avec alimentation

FACILITÉ DE PAIEMENT VENTE PAR CORRESPONDANCE

* Participation à partir de 1.000 F T.T.C. d'achat

(frais d'envoi : - 1000 FTTC : 20 F/ + 1000 FTTC : 2 % du Total TTC)

CLAVIERS CAPACITIFS

ALPHAMERIC prix T.T.C. 963,00 - 63 touches 1.323,50 - 83 touches (pavé numérique)

- 117 touches (touches fonctions)



Moniteur vert Moniteurs couleurs MICROVITEC

1.000.00 4 350 00

1.838,50

4, rue de Trétaigne 75018 PARIS Métro Jules Joffrin Tél: (1) 254.24.00

(Heures d'ouverture : 9 h 30-12 h · 14 h-18 h 30 du Lundi au Samedi)


Egalement disponible chez : CPPM 11, rue Alexandre Dumas 75011 PARIS Tél : (1)371.51.54

(Heures d'ouverture : 9 h · 18 h du Lundi au Vendredi)

DES ROBOTS... CHEZ 37!!!

ASSEMBLEZ VOUS-MÊME VOTRE PREMIER ROBOT

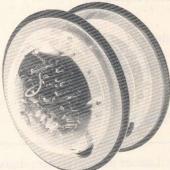Les montages électroniques sont déjà effectués et testés, l'assemblage ne nécessite aucune expérience particulière.



Découvrez les multiples fonctions de la robotique

SKIPPER MECHA Le plus simple, se déplace rapidement en claudi-quant sur ses deux jambes.

SOUND SKIPPER Le modèle précédent équipé d'un micro ampli qui le fait réagir à chaque bruit assez fort.

TURN BACKER

TURN BACKER Se déplace sur ses 6 jambes et effectue un quart de tour à chaque fois qu'il perçoit un bruit assez fort par son micro très doué pour les slaloms.

LINE TRACER

Se déplace sur 3 roues et suit seul une ligne tracée sur le sol, grâce à une cellule photo-sensible.

PIPER MOUSE
Se déplace sur trois roues montées sur amortisseurs
et réagit à chaque coup de sifflet grâce à son détec-teur d'ultrasons.


Se déplace sur 6 jambes et évite les obstacles placés sur son chemin grâce à son détecteur à infrarouges très doué aussi pour le slalom.

CIRCULAR
Il avance, tourne sur lui même en glissant sur deux grands disques caoutchoutés. Il est livré avec une radiocommande.

MEMOCRAWLER

MEMOCRAWLER
Le plus intelligent de la famille, il avance, tourne des
deux côtés émet un bruit ou s'allume en fonction du
programme entré en mémoire à partir d'un clavier:
(RAM 256-X4 bits). Un jeu fantastique qui se
déplace sur trois roues.

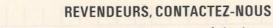Ces robots fonctionnent à l'aide de piles standards qui ne sont pas livrées avec les kits.



pour distribuer ces fabuleux produits révolutionnaires. Pas de risque de stock, nous le maintenons.

PARTICULIERS intéressés

contactez-nous. Nous vous donnerons l'adresse de votre revendeur le plus proche.

3Z - 3, rue de l'Aviation - 93700 DRANCY - Tél. (1) 831.93.43



S'ABONNER?







Parce que s'abonner à "RADIO PLANS"

- C'est plus simple,
 - plus pratique,
 - plus économique.

C'est plus simple

- un seul geste, en une seule fois.
- remplir soigneusement cette page pour vous assurer du service régulier de RADIO PLANS

C'est plus pratique

- chez vous! dès sa parution, c'est la certitude de lire régulièrement notre revue
- sans risque de l'oublier, ou de s'y prendre trop tard,
- sans avoir besoin de se déplacer.

En détachant cette page, après l'avoir remplie,

- en la retournant à: RADIO PLANS 2 à 12, rue de Bellevue 75940 PARIS Cédex 19
- ou en la remettant à votre marchand de journaux habituel. Mettre une X dans les cases X ci-dessous et ci-contre correspondantes:
- Je m'abonne pour la première fois à partir du n° paraissant au mois de
- Je renouvelle mon abonnement et je joins ma dernière étiquette d'envoi.

Je joins à cette demande la somme de Frs par:

- ☐ chèque postal, sans n° de CCP☐ chèque bancaire,
- mandat-lettre
- à l'ordre de: RADIO PLANS

RADIO PLANS (12 numéros)

1 an ☐ 112,00 F France 1 an ☐ 205,00 F Etranger

(Tarifs des abonnements France: TVA récupérable 4%, frais de port inclus. Tarifs des abonnements Etranger: exonérés de taxe, frais de port inclus).

ı

ATTENTION! Pour les changements d'adresse, joignez la dernière étiquette d'envoi, ou à défaut, l'ancienne adresse accompagnée de la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des références complètes de votre nouvelle adresse. Pour tous renseignements ou réclamations concernant votre abonnement, joindre la dernière étiquette d'envoi.

Ecrire en MAJUSCULES, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci.
Nom, Prénom (attention: prière d'indiquer en premier lieu le nom suivi du prénom)
Complément d'adresse (Résidence, Chez M., Bâtiment, Escalier, etc)
N° et Rue ou Lieu-Dit
Code Posts
Code Postal Ville



CONSTRUCTION ELECTRONIQUE

CENTRAD

312+



"LE PETIT GEANT"

 $20.000 \Omega/V$ continu $4.000 \Omega/V$ alternatif

40 gammes de mesure Robuste Performant Parfaite protection Facile à utiliser et à lire

381,84F TTC

ACHETEZ - LE, UTILISEZ - LE et ... CONSERVEZ - LE LONGTEMPS !


CENTRAD

59, avenue des Romains - 74000 ANNECY - FRANCE - TEL (50) 57-29-86 +


ATTENTION: à compter du 15 Décembre, nouveau no de téléphone : (50) 57-30-46

RÉPERTOIRE DES ANNONCEURS

REPERTUIRE DE	5 ANNUNCEURS
ACER 45	KITRONIC 107
AGB	LAZE ELECTRONIQUE
ARQUIE COMPOSANTS	LEXTRONIC 10
BERIC	LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 108
BLOUDEX	MABEL 103
BLUE SOUND 47	MAGNETIC
CENTRAD 113	MAJCHRZAK (Ets) 109
CIBOT 11	MIDRI 51
CIF 56	MEDELOR 13-108
CHOLET COMPOSANTS ELECTR 108	M.M.P
COMPTOIR DU LANGUEDOC 6-7	ORDIELEC-ORDINASELF 107
COMPTOIR ELECTRONIQUE 48-49	PANTEC 47
COMPOKIT 52	PENTASONIC 40-41
COPIOX	RADIO BEAUGRENELLE 109
CORAMA	RADIO MJ 14-15
DAHM'S ELECTRONIQUE 108	RADIO PRIX 108
DECOCK	RADIO REF 102
LE DEPOT ELECTR	RADIO RELAIS 107
DINARD ELECTR 66	RAM
ÉDITIONS WEKA 2° couv.	REBOUL (Ets)
E.L.C	HOUSE
ELECTRONIC DISTRIBUTION	ST QUENTIN RADIO
ELECTRORIQUE DIGITIDO HOM	S.E.C
ELLOTTIO 1	SELECTRONIC 95
ELECTROME	SHOP TRONIC
ELECTRO SHOP	SICERON K.F
ELECTRO PUCE	SLORA
EMEE	S.M. ELECTRONIC
EREL	SONAR (Distronic) 109
E.T.S.F. 8-95-104-105	SONEREL
ESM	SONO
EURELEC	STAREL
FRANCLAIR 114	SYPER ELECTR
G.E.S	TCICOM 4° couv.
HEXATRONIC 109	
H.B.N	ILKINONIA
HIFI DIFFUSION 108	ILIME
IMD (RAB) 3° couv.	
IMPRELEC	TOUT POUR LA RADIO 109
ISKRA 16	3 Z 111
JELT 95	UNIECO 68
KLIATCHKO 17	XR7

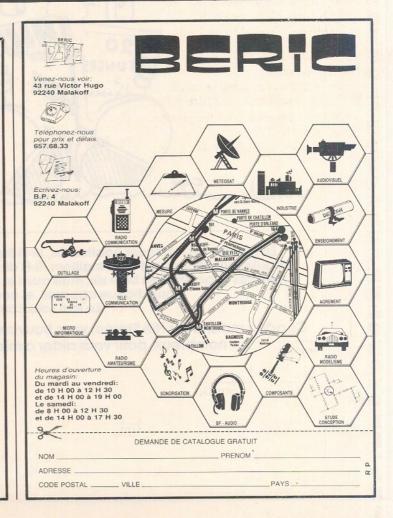

LES BRANCHES LISENT HIFI STÉRÉO

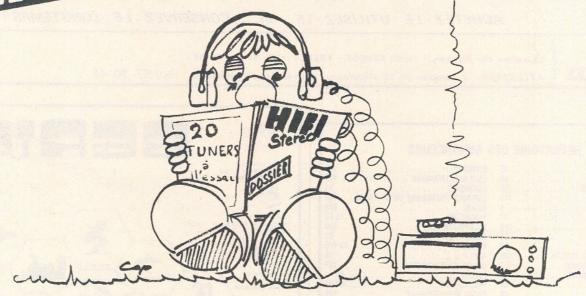

En plus de ses rubriques habituelles, Hi-Fi Stéréo a repris sa rubrique « Dossiers ». Régulièrement, ce sont vingt maillons Hi-Fi du même type qui sont passés au crible : mesures et possibilités bien sûr, mais aussi et surtout conseils optimaux d'utilisation pour chaque appareil, et compte rendu d'écoute.

Le tout sans compromis!

Chaque mois, dans Hifi Stéréo, vous trouverez des bancs d'essai et des reportages nombreux, pour vous aider à mieux choisir votre chaîne Hifi.





les bleus. arrivent!



Une gamme de montages simples pour l'initiation par la pratique à l'électronique


KNI	Antivol électronique
KN2	Interphone à circuit intégré
KNS	Amplificateur téléph, à circ. int
KN3	bis
KN4	Détecteur de métaux
KN5	injecteur de signal
KN6	Détecteur photo-électrique
KN7	Clignoteur électronique
KN9	Convertisseur de fréq. AM/VHF
KN10	Convertisseur de fréq. FM/VHF
KN11	Modulateur de lumière psyché
KN11	
	Module amplificateur
KN13	Préampli pour cellule magnétique
KN14	Correcteur de tonalité
KN15	Temporisateur
KN16	Métronome

KN17	Oscillateur de morse	
KN18	Instrument de musique	
KN19	Sirène électronique	
KN20	Convertisseur 27 MHz	
KN21	Clignoteur secteur réglable	
	Modulateur 1 voie	
KN23 I	Horloge numérique	
VM99	Calles slares	
111160	UDITUH GIGHLIC CARACTERS CONTROL CONTROL	
	Option alarme	
KN25		,00 1
KN25 KN26	Vu-mètre à 12 leds	00
KN25 KN26 KN27 KN28	Vu-mètre à 12 leds	00.1
KN25 KN26 KN27 KN28	Vu-mètre à 12 leds	00.1
KN25 KN26 KN27 KN28 KN30	Vu-mètre à 12 leds	00 1
KN25 KN26 KN27 KN28 KN30	Vu-mètre à 12 leds 149 Carillon de porte 2 tons	,00)
KN25 KN26 KN27 KN28 KN30	Vu-mètre à 12 leds	,00)

KN34	Chenillard 4 voies	00.F
KN35	Gradateur de lumière	
	Régul, de vitesse (puis, 1000 W)	
	Sirene 24 W réglable	
KN45	Amplificateur d'antenne	
KN46	Récepteur FM	
	Chasse-moustique	
KN49	Chenillard 6 voies - programmable -	
	allumage séquentiel	
KN50	Stobo. 10 joules efficaces	
KN52	Piano lumineux	
	(livré avec clavier manuel)	
KN53	Modulateur de lumière 3 voles	
	pour automobile fonctionne	
	sur 9 Leds en sortie, alimentation 12 V	
	continue, la pièce	
KN54	Métronome sonore et lumineux livré	

	0 000	ntation	97	la ni	Wi-pa Sea		- 6	
WAIRE.		eur de			nana.			
Mary.								
		ntation						
KN62	Aume	ntation	1.5411	etriqu	e dou	ble		
	récia	ole de	+ et	-6 V		et - 1	6 ¥ 1	A .
	100	sans tr	anstr	la r	ène		10	
KN63								
WHOO:								
	appai	temen	Jac u	nental				
	sortie	SUT TO	lais.	la piè	ce			通过
KNSS	Råne	pteur	FM	Livré	avec	49	50	mm

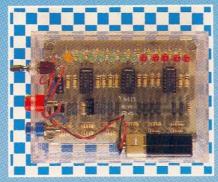Chaque Kit set livié sous pochette plastique et comprend tous les composants, un circuit imprimé en verre époxy verni, avec la sérigraphie de l'implantation, la soudure et une notice de montage.





Seuls ces deux premiers modèles sont disponibles en gamme bleue

KN85 Recepteur FM

KNZ5 Vu-metre a 12 leos

Le Kit IMD c'est simple

RAB 57, boulevard Anatole-France 93300 Aubervilliers. Tél.: 834.22.89 + Télex: RAB 212 895 F

TCICOM


87, rue de Flandre - Paris 19° Tél.: 239.23.61

Métro Riquet et Crimée - Parking très facile

TTL DIVERS

85,00 F 70,00 F 60,00 F 125,00 F 30,00 F 48,00 F 34,00 F 59,00 F 65,00 F 26,00 F 27,00 F 59,00 F

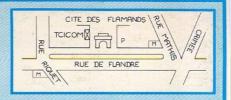128,00 F 112,00 F .84,00 F .00 F .92,00 F .31,00 F .46,00 F .48,00 F .142,00 F .151,00 F



886396399999999	TO 4 7/10 D	
LINEAIRES ET DIVERS	TCA 760 B TAA 765 A TAA 800 S TAA 800 S TAA 800 S TAA 800 S TAA 801 S TAA 900 TAA 1004 TAA 1004 TAA 1005 TAA 1004 TAA 1005 TAA 1004 TAA 1005 TAA 1006 TAA 1008 TAA 1006 TAA 1008 TAA 1009 TA	15,40 F
	TBA 790 K ,	18,20 F
S041P 22,00 F S042P 26,00 F TL 044 11,20 F	TBA 810 S.	9,90 F
TL 044 11,20 F	TBA 820	8,80 F
TL 081 10,00 F	TCA 830 S	11,80 F
\$841P 22,00 F TC 044 11,20 F TC 044 11,20 F TC 061 10,00 F TC 061 10,00 F TC 061 10,00 F TC 062 13,50 F TC 044 13,50 F TC 045	TCA 900	8,50 F
TCA 105 27,00 F	TBA 900 TOA 910	10.40 F
LM 108 A 172,00 F LM 110 H 195,50 F	TBA 920	. 14,60 F
LM 112 H 190,00 F	ML 926	54,00 F
LM 118 H 145,00 F L 120 27,00 F	ML 928	.77,00 F
TBA 120 S 11,50 F	TBA 950	. 22,50 F
LF 157 H 110,00 F	TCA 965	. 28,95 F
UAA 170/180 29,00 F	SAA 1005	.49,00 F
LM 201 AD 84,00 F	TDA 1006 A TDA 1010 A	37,00 F
TGA 205 A 41,00 F LM 207 H 58.00 F	TEA 1014	.20,40 F
SAJ 210 AX 7	TDA 1020	.28,70 F
TBA 231 A14,00 F	TDA 1023	. 28,70 F
ZNA 234 315,00 F	TDA 1028	.42,00 F
TAA 300 H NC	LM 1035 N . LM 1037	.120,00 F
LM 300 H 12,00 F LM 301 N 8.85 F	TDA 1037	21,00 F
LM 304 H 60,00 F	TDA 1040	NC
LM 305 H 19,00 F	TDA 1041	16,50 F
LM 307 D 21,00 F	TDA 1045	38,00 F
LM 308 N16,00 F	TDA 1046 TDA 1047	.45,00 F 48.00 F
LM 309 K35,00 F	TDA 1054 A	16,50 F
LM 311 H 13,00 F	MC 1309 B	. 19,00 F
LM 311 N (8) 8,00 F LM 311 (14) 6.50 F	MC 1310	24,00 F
LM 311 D 5,50 F	SL 1430	45,00 F
LM 317 K64,00 F	MC 1436 L9 MC 1456	180,00 F
LM 318 H 24,00 F. LM 320 K5 79.00 F	LM 1458	8,00 F
LM 320 K15 79,00 F	MC 1463 R . MC 1469 R .	190,00 F
LM 320 K24	TEA 1510	21,70 F
LM 324 N 7,90 F	MC 1539	NC
LM 337 K53,00 F	MC 1558 LM 1748	58,50 18.80 F
LM 339 N 9,70 F TCA 340 NC	LM 1830	NC
LM 345 K 52,00 F	TDA 2002	16,50 F
LM 345 K 52.00 F LM 349 HA462580.00 F TCA 350 60.00 F LF 353 15.00 F LF 355 N 25.00 F LF 356 N 25.00 F LF 357 N 27.00 F LM 358 11.00 F LM 360 N 35.00 F LM 360 N 35.00 F	ULN 2003 A -	21,00 F
LF 353 15,00 F	TDA 2004	42,00 F
LF 356 N 25,00 F	TDA 2006 TDA 2010	.27,00 F
LF 357 N 27,00 F LM 358	TDA 2020	.38,00 F
LM 360 N35,00 F	XR 2206	68,00 F
LM 363 N 230,00 F	XR 2207 XR 2240	.64,00 F .39.50 F
LM 377 N 67,50 F	TDA 2654 S .	NC
LM 381 N 46,00 F	LM 2900	NC
LM 386 N 32,50 F	LM 2902	. 10,80 F
ZN 409 CE42,00 F	CA 3046 E	42,00 F
TL 44031,50 F	CA 3080 E CA 3081 E	18,00 F
SL 440 56,00 F SL 441 48,00 F	CA 3052 E	NC
TDA 47022,00 F	TMS 3120	NC
SL 490	CA 3140 E	18,00 F
TBA 54027,50 F	CA 3161 E	.27,00 F
NE 556 7,50 F	MC 3340	45,00 F
NE 55849,90 F SAS 560 S38,00 F	MC 3401	. 19,50 F
SL 560 59,00 F	MC 3441	72,00 F
LM 358 11,00 F LM 359 AN 250,00 F LM 353 AN 250,00 F LM 353 AN 250,00 F LM 377 N 67,50 F LM 377 N 67,50 F LM 351 N 48,00 F LM 351 N 25,00 F LM 351 N 25,00 F LM 357 N 32,00 F LM 350 N 32,00 F LM 400 S LM 550 N 300 F LM 555 N 300 F LM 555 N 300 F LM 555 N 300 F LM 556 N 300 F LM 556 N 300 F LM 556 N 300 F LM 566 N 328 F LM 567 N 300 F LM 566 N 300 F LM 566 N 300 F LM 566 N 300 F LM 567 N 328 F LM 5	TDA 3501 TMS 3614 N	. 85,00 F . 32.00 F
LM 567 32,80 F SAS 570 32,00 F	TMS 3615 N	33,00 F
SAS 570 32.00 F NE 570 52.80 F S 576 B 45.00 F SAB 600 57.50 F TAA 611 CX 1 18.00 F TAA 621 AX 121.00 F TAA 621 AX 121.00 F TAA 681 B 32.00 F TAA 681 B 32.00 F TAA 709 H NC LM 709 H NC	TMS 3616 N TMS 3617 N TMS 3874 LM 3900 N UA 4136 DC	38,00 F
SAB 600 57,50 F	TMS 3874	. 65,00 F
TAA 611 CX 1 18,00 F	UA 4136 DC	33,00 F
TAA 621 AX 1 .21,00 F	HA 4625 LM 349 NE 5532 N NE 5533 N SL 6270 C	80.00 F
TCA 650 45,10 F TBA 651 27.60 F	NE 5532 N	NC
TAA 661 B32,00 F	NE 5533 N SL 6270 C	43,50 F
LM 709 H NC	SL 6310 C	.65,00 F
LM 710 NC LM 715 HC . 49,00 F LM 723 N . 6,80 F LM 723 H . 18,00 F LM 723 H . 31,50 F LM 723 H . 29,00 F LM 733 HC . 31,50 F LM 733 HM . 29,00 F	SL 6270 C SL 6310 C SL 6640 TDA 7000 MD 8002	.43,00 F
LM 723 N 6,80 F	MD 8002	.72,40 F
LM 723 H 18,00 F LM 725 HG 27.00 F	SL 8003	.79,00 F
LM 733 HQ 31,50 F LM 733 HM 29,00 F LM 739 48,00 F	SL 9935 S 50240	NC
LM 733 HM . 29,00 F LM 739 49,00 F LM 741 HC 11,00 F LM 741 (8) 6,80 F	SN 76477	.39,50 F
LN: 741 FIG. 11,00 F	7805 1 A 78 LO5 CP 7805 CK 1A 5	
LM 741 (8) 6,80 F LM 741 (14) 6,80 F	7805 CT 1 A 5	12,50 F
LM 747 N 18,00 F LM 747 DM 22.00 F	7808 1 A .	7,50 F
LM 747 HM 18,00 F	7812 1 A	.7,50 F
LM 741 (14) . 6,80 F LM 747 (14) . 6,80 F LM 747 N . 18,00 F LM 747 DM . 22,00 F LM 747 HM . 18,00 F LM 747 Y . 142,80 F LM 747 HC . 16,00 F LM 748 HEG . NC	7808 1 A	12,50 F
LM 748 HEGNC	7812 CK 1 A 5	24,00 F

24,70 F	7815 1 78 L15
18,20 F 8,80 F 9,90 F S 7,90 F 8,80 F 11,80 F 15,00 F	78 15 C
9,90 F	7824 1/
8,80 F	7905 14
11,80 F	79 L 05 7905 C
8,50 F	7905 C
10,40 F	791.12 (
14,60 F	7912 C 7912 C
54,00 F	7915 14
15,00 F	7915 C
22,50 F 28,95 F	7915 CI 7924 14
NC	MICR
A 37,00 F A 22,50 F	PROC
20,40 F	Z80 CP Z80A C
49,00 F	Z80A C
28,70 F	Z80A S
42,00 F	Z80A D SPO 25
NC	UPD 44
21,00 F	ADC 80
NC	AY 1013
N 30,50 F	AY 1017 TMS 11
36,00 F	AY 1350
48,00 F A 16 50 F	MC 140
24,70 F 15,40 F 18,20 F 8,80 F 9,90 F 8,80 F 18,00 F 8,80 F 11,00 F 8,60 F 15,00 F 8,50 F 14,60 F 8,00 F 14,60 F 8,00 F 14,60 F 8,00 F 15,00 F 15,00 F 15,00 F 16,00 F 18,00 F	7815 1 78 115 C 78 11
24,00 F	WD 177
NC 45.00 F	WD 179
.9 .180,00 F	CDP 18
8,00 F	CDP 18 CDP 18
. 190,00 F	CDP 18
21,70 F 48.00 F	CDP 18
NC	CDP 18
NC 58,50 18,80 F NC 16,00 F 16,50 F	CDP 18 BR 194
NC	TMM 2t
16,50 F A21,00 F	SY 2114
A 21,00 F	UPD 21
27,00 F	UPD 21 UPD 21
38,00 F	AY 2513
27,90 F 68,00 F	AM 271
64,00 F	3Tensio
SNC	AM 273 HM 276
A	HM 276
10,80 F 42,00 F	MC 324
42,00 F	AY 2513 AM 270 AM 271 TMS 27 37ensio AM 273 HM 276 UPD 32 MC 324 ER 3400 MC 342
NC	MC 347 AY 3600
14,50 F	UPO 40 TMS 40
NC	TMS 40
33,00 F	TMS 41
78,50 F	UPD 416 UPD 44
45,00 F	MK 451
13,00 F	CRT 50
S9,80 F NC 16,00 F A 21,00 F A 39,00	M 5516 IM 5624
N . 33,00 F	MSM 58
N . 35,00 F N . 38,00 F	HM 6116
65,00 F	HM 614
C33,00 F	HM 626 MMI 630
80,00 F NC 43,50 F 65,00 F 65,00 F	MMI 630
80,00 F NC 43,50 F	MMI 63
65,00 F	IN 6402
43,50 F 65,00 F 65,00 F 78,90 F	SY 6502 SY 6502
65,00 F .65,00 F .78,90 F .43,00 F .72,40 F .76,20 F .79,00 F .NC	MC 342 MC 347 AY 3600 UPO 440 THIS 40 THIS 40 THIS 41 UPD 44 MC 451 MC 4
76,20 F	SY 6522
79,00 F NC	SY 6532 SY 6532
39,50 F	SY 6551 MCM 66
39,50 F 7,50 F 6,20 F A 5 12,50 F A 5 24,00 F	SY 6551 MCM 66 MC 6800 MC 6802 MC 6802 MC 6808
A 5 12,50 F	MC 680
7,50 F	MC 680

7815 1 A	7.50.5
7815 1 A 78 L15 CP 78 15 CT 1A5 78 15 CK 1 A 52	7,50 F 6,20 F 12,50 F
78 15 CK 1 A 50	12,50 F 24,00 F 7,50 F
7824 1A 7824 CT 1 A5 7905 1A	12,50 F 7,70 F
79 1 05 CP	6,90 F
	26.50 F
791 12 CP	7,70 F 6,90 F
	15,00 F 26,50 F
79 L 15 CP	7,70 F 6,90 F
7915 CK 1A5	15,00 F 26,50 F
7924 1A	7,50 F
MICRO- PROCESSE Z80 CPU 4	
ZHUA CPUL. 5	7,00 F 7,00 F 5.00 F
Z80A PIO 6	5,00 F
Z80A SIO . 15 Z80A DMA . 18	7.00 E
UPD 444 8	5,00 F 6,00 F
ADC 803 19 ADC 804 9 TMS 1000 9	5,00 F 0,00 F
AY 1013 9	10,00 F 19.00 F
AY 1017 14 TMS 1122 12	7.00 E
TMS 1122 12 AY 1350 12 MC 1408L6 3 MC 1408L8 .5 MC 1488 1 MC 1489 1 WD 1771 35 WD 1791 35 WD 1793 3 WD 1795 3 CDP 1802 4C 13	0,00 F 2,00 F 2,00 F
MC 1408L8 5 MC 1488 1	7.00 F
MC 1489 1 WD 1771 34	7,80 F 5.00 F
WD 179135 WD 179339	0,00 F 5,00 F
WD 1793 39 WD 1795 39 CDP 1802 AC 13 CDP 1822CE 9 CDP 1822E 11 CDP 1823 ACE15 CDP 1824 6 CDP 1851 15 CDP 1852 6 CDP 1853 6	5,00 F 5,00 F
CDP 1822CE . 9	6 00 F
CDP 1823ACE15	0,00 F 5,00 F 9,00 F
CDP 1851 15	5,00 F 6,00 F
	3.00 F
CDP 1854 10 BR 1943 12	5.00 F
TMM 2016 . 12 ER 2051 10	8,00 F 5,00 F 6,00 F
MB 2114L 3	0,00 F
UPD 2115A-2L 5	0,00 F
UPD 2128 12 AY 2513 13 AM 2708L 6 AM 2716M 5 TMS 2716 3Tensions 4	8,00 F 8,00 F
AM 2716M5	5,00 F 9,00 F
3Tensions 4	5,00 F
HM 2764 18	0.00 F
HM 2764-4 .13 UPD 3214	0,00 F NC
FR 3400 13	5,00 F 9,00 F 5,00 F
MC 3470 11	0.00 F
AY 3600 PRO 14 UPO 4016 P2512	0.00 F 8.00 F 0.00 F
TMS 4033 9 TMS 4043 9	0,00 F
TMS 4116P 2 TMS 4116L 2	2,00 F 6,00 F
UPD 4164-157 UPD 4416-15 . 14	0,00 F 8,00 F
UPD 4416-15 .14 MK 4516-15 .5 COM 5016 .22 CRT 5027 .39 M 5516 .14 IM 5624	8,00 F 8,00 F 5,00 F 0,00 F
CRT 5027 39 M 5516 14	0,00 F 5,00 F
M 5516	. NC
HM 6116-5 12	8,00 F
Z 6132 30 HM 6147-12 72	NC 0,00 F 8,00 F 0,00 F 5,00 F
Z 6132 30 HM 6147-12 . 72 HM 6264-15 . 670 MMI 6301 5	0,00 F
MMI 6309 10	5,00 F
MMI 6336 IJ . 103	5,00 F
IN 6402 12:	5,00 F
SY 6502A12	0,00 F
SY 6522	3,00 F
SY 6532 10:	5,00 F
SY 6551 101	5,00 F
MCM 5674 . 138 MC 6800 53	3,00 F 2,00 F
MC 6801 L1 . 175 MC 6802 P 55	5,00 F 5,00 F
Z 6132	5,00 F 5,00 F 5,00 F 5,00 F 5,00 F 2,00 F 5,00 F 5,00 F 5,00 F 5,00 F
MC 6809 EP .175 MC 68A09 P .115	5,00 F 5,00 F 5,00 F

1000		
l	MC 6810 P 21,00 F MC 68A10 L 37,00 F	1
l	MC 6821 P 25,00 F	
l	MC 68621 F 43,00 F	
l	MU 08840 P 98,00 F	
	MC 68B40 P .106,00 F MC 6844 L 144.00 F	4
l	MC 6844 L 144,00 F MC 6847 P 132,00 F MC 6847 P 32,00 F MC 6850 P 25,00 F MC 6850 P 35,00 F MC 6852 P 50,00 F MC 6852 P 50,00 F MC 6860 P 170,00 F MC 6860 P 170,00 F MC 6867 L 128,00 F	
l	MC 6850 P 25,00 F	
ı	MC 68A50 P . 35,00 F	
l	MC 68B50 P . 43,00 F MC 6852 P . 60,00 F MC 6860 P . 170,00 F MC 6875 L . 128,00 F MC 6883 . 213,00 F MC 6890 L . 215,00 F IGL 7104-16 . 390,00 F	
ı	MC 6865 F 170,00 F MC 6875 L 128,00 F MC 6863 213,00 F MC 6890 L 215,00 F	
l	MC 6883 213,00 F MC 6890 L 215,80 F	
•	ICL 7104-16 . 390,00 F ICL 7213 169,00 F	
	ICM 7216 290.00 F	200 h
l	ICM 7217 175,00 F ICM 7224 190,00 F	1
l		N N S 2 2 2 2 2
l	MI 7621-5 NC MI 7640-5 NC MI 7643-5 NC	2
l	AM (910 595.00 F	2
ĺ	Z 8001 650,00 F UPD 8035 : . 115,00 F	2 2
l	UPD 8035 : . 115,00 F UPD 80C35 : . 137,00 F ICL 8038 81,00 F	2
l	10L 8039 148,00 h	
1	HOD open AC 400 pg C	
ı	P 8041 A NC UPD 8080 AF 120,00 F UPD 8080 62,00 F UPD 8085 AC :95,00 F	
I	UPD 8085 AHC 127.00 F	
l	IN 8088 175.00 F AY 8116 138,00 F AW 8115 P 75,00 F AM 8115 P 175,00 F AM 8155 H 105,00 F AM 8156 P 105,00 F UPD 8214 P 70,00 F UPD 8214 L 91,00 F UPD 8214 L 91,00 F UPB 8216 L 45,00 F AM 8224 P 56,00 F UPB 8226 P 56,00 F	-
l	AY 8116 135,00 F	1 6
l	AY 8116 135,00 F AM 8115 P 75,00 F AM 8155 H 105,00 F AM 8156 P 110,00 F IN 8212 P 105,00 F UPD 8214 P 91,00 F UPD 8214 L	4
ı	AM 8156 P110,00 F	6
ı	UPD 8214 P 70,00 F	4
l	UPD 8214 L 91,00 F	
ı	UPB 8216 P . 58,00 F UPB 8216 L . 45,00 F AM 8224 P . 56,00 F	2
l	AM 8224 P 56,00 F UPB 8226 P 55,00 F UPB 8228 P 52,00 F	2
ľ		2
l	UPB 8228 P 52,00 F ICL 8238 L NC IN 8243 P	2
l	UPD 8251 P .158,00 F AM 8253 F 142.00 F	2
l	UPB 8228 F 52,00 F ICL 8238 L NC IN 8243 P 119,00 F UPD 8251 P 156,00 F AM 8253 F 142,00 F AM 8255 F 173,00 F IN 8255 173,00 F	- 2
l	AM 8253 F 142,00 F AM 8253 F 173,00 F IN 8255 120,00 F UPD 8257 108,00 F UPD 8259 102,00 F UPD 8279 125,00 F UPD 8284 60,00 F	2
l	UPD 8259 102,00.F UPD 8279 125,00.F UPB 8284 60,00 F	2
ĺ	UPB 8284 60,00 F	- 2
l	UF D 0200 80,00 F	2
l		2
ı	IN 8741 . 275,00 F IN 8748 . 445,00 F IN 8755 . 345,00 F	2
l	IN 8755 345,00 F NS 8867 NC	2 2 2
l	AY 8910 125,00 F	î
l	AY 8912	2 2 2 2 2 2
l	EF 9365 390,00 F EF 9366 420,00 F EF 9367 490,00 F	2
l	EF 9367 490,00 F	2
۱	1MS 9901 139,00 F	2 2 2
ı	TMS 9927 275,00 F	2
J	TMS 9929 290,00 F MC 14411 155,00 F MC 14412	2 S
ı	MG 14412 220,00 F AM 27128-4 390,00 F	S
ı	UPD 41256-15 590,00 F	U
ı	MC 68000L8 490,00 F MC 68000L10 590,00 F	Ü
ı		U
۱	MC 68705LP3540,00 F MC 146805E 255,00 F	U
۱	COMPOSANTS	U
	JAPONAIS	1
I	AN 214 35,00 F AN 240 92,50 F	UUU
۱	AN 240 92,50 F AN 313 U 70,00 F	S
۱	AN 313 U 70,00 F AN 318 140,00 F AN 612 97,80 F	S
۱	AN 7145 108,00 F AN 7218 66,00 F	S
۱	BA 301 42.00 F	5
J	BA 311 42,00 F BA 313	S
۱	BA 313 34,00 F BA 511 56,00 F BA 521 37,00 F BA 532 47,00 F HA 1156 53,00 F	5 5
١	BA 532 47,00 F	S
ı	HA 1156 53,00 F HA 1306 W 79,00 F	T,
۱	HA 1366 W 43,00 F HA 1366 WR 46,00 F	T
۱	HA 1366 WR . 46,00 F HA 1367 92.00 F	T,
۱	HA 1367 92,00 F HA 1368 47,00 F HA 1377 96,00 F	TO T
١	HA 1388 190.00 F	T
١	HA 1389 89,00 F HA 1392 60,00 F HA 1398 105,00 F	
١	HA 1392 60,00 F HA 1398 105,00 F HA 11226 121,00 F	T/
1	HA 11226 121,00 F	

		SN 74C2 SN 74C9
	2 SC 536E 2A . 9,00 F 2 SC 536 F 12,00 F	SN 7409
	2 SC 258 F 22.00 F 2 SC 7789 . 39.00 F 2 SC 7789 . 39.00 F 2 SC 789 . 39.00 F 2 SC 123 . 20.00 F 2 SC 1306 . 27.00 F 2 SC 1307 . 58.00 F 2 SC 1307 . 58.00 F 2 SC 1307 . 58.00 F 2 SC 1413 . 90.00 F 2 SC 1413 .	SN 7409
	2 SC 7108,00 F	SN 7409 SN 7409
2	2 SC 789 39,00 F	SN 74C9
38	2 SC 930 E 12,00 F	SN 74H7 SN 74L12 SN 74S0
	2 50 895 8,00 F	ON (4L)
33	2 SG 1096 36,00 F	SN 7450
	2 30 1213 12,00 F	SIN (450
3.3	2 50 1300 27,00 F	SN 74S1 SN 74S2 SN 74S3 SN 74S3
30	2 SG 1307 58,00 F	5% (452
	2 SG 1384 13,00 F	SN 7453
	2 SU 1413 90,00 F	SN 7450
	2-00-17751,00 F	SN 7457 SN 7458
-	2 SG 1817 85,90 F	SN 7458
-3	2 SC 1909 24,00 F	SIN 14ST
	2 SC 1945 92,00 F	SN 7451
	2 50 1857 13,00 F	SN 7458 SN 7451 SN 7451 SN 7451 SN 7451 SN 7451 SN 7451 SN 7451
	2 50 1908 58,03 F	SN 74513
	2 SC 1971 140,00 F	SN 7451
- 33	2 3G 2028 21,00 F	SON FROM
3	2 SC 2029 50,00 F	ON 7401
53	2.50 2.00 t	CN 7451
32	2 SC 2314 27,00 F	214 142 (
-	2 SU 234 41,00 F	SN 7451
- 22	2 SD 325 27,00 F	SN 7451
98	2 SU 355 16,00 F	SN 74S17
-88	2 SU 429 E 37,00 F	SN 74519
	2 SD 234 41,00 F 2 SD 325 27,00 F 2 SD 325 27,00 F 2 SD 325 16,00 F 2 SD 439 E 37,00 F 2 SD 439 F 37,00 F 2 SD 880 22,00 F SK 30 13,00 F	SN 74516 SN 74516 SN 74511 SN 74511 SN 74515 SN 74520
-	2 SU 880 22,00 F	SN 7452
		SN 7452 SN 7452 SN 7452 SN 7452
	SK 34 19,50 F	5N 7452
- 22	SK 61	SN 74525
	UPC 5/5 CZ . 37,00 F	SN 74537
	UPU 1025 53,00 F	DP 8304
	UPC 1030 87,00 F	F 9368
38	UPG 1032 33,00 F	F 9368 F 81LS95 F 81LS97 F 81LS98
33	UPG 1106 F . 44,00 F	F 01L097
-38	UPO 1101 30,00 F	P 016396
	1100 1100 U 30 00 F	SN 75150 SN 75152
	11DC 1102 H . 30,00 F	SN 75152 SN 75154
	110C 1100 H A7 00 E	SN 75182
366	UDC 13 30 H 83 00 F	SN 75322
	UPC 12:50 H . 92,00 F	SN 75361
20	STK 0030 149 00 E	314 73301
	STK 040 970 00 E	ОРТО
	STK 043 302 00 F	
9	STK 084 475 00 F	DIVERS
	STK 435 142 00 F	MCT 06 ;
	STK 437 250.00 F	BTW 34 .
	STK 441 265 20 F	DO YOU
2	STK 450 265 00 F	TO 111
20	STK 483 229 00 F	TH 116
30	STK 465 260 00 F	TIL 118
	Sk 51: UPC 175C C2: 37.00 F UPC 1026 S.3.00 F UPC 1030 .87.00 F UPC 1030 .87.00 F UPC 1032 .33.00 F UPC 1032 .33.00 F UPC 1161 .56.60 F UPC 1161 .56.60 F UPC 1162 H .38.00 F UPC 1182 H .38.00 F UPC 1182 H .39.00 F UPC 1183 H .39.00 F UPC 1183 H .39.00 F UPC 1183 H .39.00 F UPC 1184 H .39.00 F UPC 11850 .65.00 F SIK 030 .65.00 F SIK 031 .302.00 F SIK 031 .302.00 F SIK 034 .475.00 F SIK 035 .302.00 F SIK 035 .302.00 F SIK 036 .302.00 F SIK 037 .200.00 F SIK 037 .200.00 F SIK 038 .200.00 F SIK 039 .302.00 F SIK 03	TIL 111. TIL 116. TIL 118. 6N 138. MCT 276 LD 271. TIL 302. TIL 303. TIL 305. TIL 311.
	TA 7120 P 36 00 F	MCT 276
	TA 7122 BP 39.00 F	6N 138 MCT 276 . LD 271
-88	TA 7129 AP 45.00 F	Til 302
38	TA 7137 P 45.00 F	TIL 303
3	TA 7139 P 40.00 F	TIL 305 .
28	TA 7204 P 40.00 F	TIL 311 TIL 312
88	TA 7205 P 35.00 F	TH 312
	TA 7204 P . 40,00 F TA 7205 P . 35,00 F TA 7208 40,00 F TA 7215 P . 75,00 F TA 7217 AP . 39,00 F TA 7222 AP . 49,00 F	TIL 313 TIL 322 HD 1077 .
22	TA 7215 P 75.00 F	TIL 322
	TA 7217 AP 39,00 F	HD 1077
	TA 7222 AP 49,00 F	DL 1416 MOC 3020
	TA 7223 P 89,00 F	MOC 3020
	Nous expédion	s dans
	Nous expédion	s dans
	et à l'étranç	er vos
	et à l'étranç DANS LA	jer vos JOURI
	Nous expédion et à l'étranç DANS LA sauf en cas	jer vos JOURI

LA 4422 46,00 F LA 4430 40,00 F	N8T28 28,00 F N8T37 22,50 F TBP 24SA10 60,00 F TBP 24S10 57,00 F TBP 18SA030 49,00 F TBP 18SA46 60,00 F Z5LS2518 68,00 F 25LS2538 59,50 F
LA 4460	TBP 24SA10 60,00 F TBP 24S10 57,00 F
LB 1416	TBP 18S030 . 49,00 F TBP 18SA030 .51,00 F
MB 3712 54,00 F MB 3756 84,50 F	TBP 18SA46 60,00 F 25LS2518 68.00 F
M 51513 L 46,00 F M 51515 BL 71,00 F	25LS2538 . 59,50 F 26LS31 . 49,00 F 26LS32 . 49,00 F
M 51515 BL 71,00 F M 51517 L 88,00 F PLL 02 A . 113,00 F 2 SA 495 . 7,00 F 2 SA 659 . 15,00 F	26LS32 49,00 F
PLL 02 A 113,00 F 2 SA 495 7,00 F	TBP 28L2270,00 F SN 74C007,50 F
2 SA 659 15,00 F 2 SA 679 102,00 F	SN 74C02 7,50 F SN 74C04 7.50 F
2 SA 734 12,00 F	SN 74Q04 7,50 F SN 74Q08 7,50 F SN 74C14 12,20 F SN 74C32 14,50 F
FILL 02 A 113,00 F 2 SA 495 .7,00 F 2 SA 659 .15,00 F 2 SA 679 .102,00 F 2 SA 734 .12,00 F 2 SA 777 .27,00 F 2 SA 872 .13,00 F 2 SA 1015 .9,00 F	301.53/2 49.00 F TBP 281.22 70.00 F SN 74C00 7,50 F SN 74C04 7,50 F SN 74C04 7,50 F SN 74C08 7,50 F SN 74C14 12,20 F SN 74C32 14,50 F SN 74C34 18,50 F SN 74C74 18,50 F
	SN 74G74 18,50 F
	OTION
DU R	MOIS
401	
4164	
Z 80 CPU militaire	
TDA 4560 disponible 68705 LP3	
41256	
200 121 2000 5	SN 74G85 19,00 F SN 74G83 17,00 F SN 74G221 27,00 F SN 74G222 29,00 F SN 74G222 90,00 F SN 74G823 90,00 F SN 74G826 85,00 F SN 74G826 85,00 F SN 74G826 85,00 F SN 74G826 19,00 F SN 74S51 19,00 F SN 74S51 19,00 F SN 74S51 18,00 F SN 74S52 18,00 F SN 74S53 18,00 F SN 74S53 18,00 F SN 74S51 18,00 F SN 74S51 18,00 F SN 74S51 29,00 F SN 74S51 29,00 F SN 74S51 18,00 F SN 74S51 29,00 F SN 74S51 19,00
2 SE 471 58,00 F 2 SC 373 8,00 F 2 SC 517 70,00 F 2 SC 536E 2A, 9,00 F 2 SC 536 F 12,00 F 2 SC 769 8,00 F 2 SC 769 39,00 F 2 SC 930 E 12,00 F 2 SC 945 8,00 F 2 SC 945 8,00 F	SN 74C93 17,00 F
2 SC 517 70,00 F 2 SC 536E 2A 9,00 F	SN 74C22127,00 F SN 74C92290,00 F
2 SC 536 F 12,00 F 2 SC 710 8,00 F	SN 74C923 90,00 F SN 74C926 85.00 F
2 SC 710 8,00 F 2 SC 789 39,00 F	SN 74C928 80,00 F
2 SC 930 E 12,00 F 2 SC 945 8,00 F	SN 74H7413,00 F SN 74L1219,50 F
2 SC 1098 36,00 F 2 SC 1213 12,00 F	SN 74S028,00 F SN 74S03 7.00 F
2 SC 710 8,00 F 2 SC 789 39,00 F 2 SC 930 F 12,00 F 2 SC 945 8,00 F 2 SC 1098 36,00 F 2 SC 1213 12,00 F 2 SC 1306 27,00 F 2 SC 1307 58,00 F 2 SC 1307 58,00 F 2 SC 1334 13,00 F	SN 74S119,00 F
2 SC 1384 . 13,00 F 2 SC 1413 90,00 F	SN 74S3218,20 F
2 CP +276 2 00 C	SN 74S519,30 F SN 74S7416,50 F
	SN 74586 22,00 F SN 745124 29 20 F
2 SC 1945 92.00 F 2 SC 1945 92.00 F 2 SC 1957 13.00 F 2 SC 1969 58.00 E 2 SC 1971 140.00 F	SN 74S13818,00 F
2 SC 1969 58,00 F	SN 74S159 13,50 F SN 74S151 27,00 F
	SN 74S153 24,00 F SN 74S157 18,00 F SN 74S158 12,50 F SN 74S161 51,00 F SN 74S163 51,00 F SN 74S168 66,40 F SN 74S174 24,00 F
	SN 74S158 13.50 F SN 74S161 51,00 F
2 SC 2029 30,00 F 2 SC 2166 32,00 F 2 SC 2314 27,00 F 2 SD 234 41,00 F 2 SD 325 27,00 F	SN 74S16351,90 F
2 SO 234 41,00 F 2 SD 325 27 00 F	SN 74S168 66,40 F SN 74S174 24,00 F SN 74S175 26,00 F SN 74S195 34,00 F SN 74S240 29,00 F
2 SD 355 16,00 F 2 SD 429 E 37,00 F	SN 74S175 26,00 F
	SN 74S240 . 29,00 F
2 SD 880 22,00 F SK 30 13,00 F SK 34 19,50 F SK 61	SN 745175 28.00 F SN 745195 34,00 F SN 745240 29,00 F SN 745241 28,00 F SN 745251 29,50 F SN 745251 29,50 F SN 745299 59,50 F SN 745299 59,50 F SN 74529 59,50
SK 61	SN 74\$25826,50 F SN 74\$29959,50 F
	SN 74S374 31,00 F
UPC 1026 53,00 F UPC 1030 87,00 F	F 9368 54,00 F
UPC 1032 33,00 F UPC 1156 H . 44,00 F	F 9368 54,00 F F 81LS95 27,00 F F 81LS97 33,20 F F 81LS98 51,00 F
UPC 1161 56,60 F UPC 1181 H 38,00 F	
UPC 1182 H . 36,00 F UPC 1185 H . 90,00 F	SN 75150 26,00 F SN 75152 42,00 F SN 75154 37,00 F SN 75154 37,00 F
UPC 1186 H 47.00 F UPC 12 30 H . 92,00 F	314 /3102 10,00 F
	SN 75322 51,00 F SN 75361 44,00 F
STK 0039 148,00 F STK 040 279,00 F STK 043 302,00 F	
STK 040 279,00 F STK 043 302,00 F STK 084 475,00 F	OPTO + DIVERS
STK 084 475,00 F STK 435 142,00 F STK 437 250,00 F STK 441 265,20 F	MCT 06 23,50 F BTW 34 24,00 F
STK 441 265 20 F	BTW 34 24,00 F BP 104 26,00 F TIL 111 13,20 F
STK 463 229,00 F	BP 104 26,00 F TIL 111 13,20 F TIL 116 16,20 F TIL 118 22,50 F
STK 463 229,00 F STK 465 260,00 F STK 3042 204,80 F	TIL 118 22,50 F
STK 465 . 260,00 F STK 3042 . 204,80 F TA 7120 P . 36,00 F TA 7122 BP . 39,00 F TA 7129 AP . 45,00 F TA 7137 P . 45,00 F TA 7137 P . 40,00 F TA 739 P . 40,00 F	MCT 276 25,00 F LD 271 4,50 F TIL 302 95,00 F TIL 303 95,00 F
TA 7129 AP 45,00 F	TIL 302 95,00 F
TA 7137 P 45,00 F TA 7139 P 40,00 F	TH 305
TA 7204 P 40,00 F TA 7205 P 35,00 F	TH 244 405.00 F
TA 7208 40 00 F	TIL 312 26,00 F TIL 313 26,00 F TIL 322 32,00 F
TA 7215 P 75,00 F TA 7217 AP 39,00 F TA 7222 AP 49,00 F	TIL 312 26,00 F TIL 313 26,00 F TIL 322 32,00 F HD 1077 46,00 F DL 1416 290,00 F
TA 7222 AP 49,00 F	DL 1416 290,00 F

TBP 24S10 . 577,00 F TBP 18S3030 . 48,00 F TBP 18S4030 . 51,00 F TBP 18S4040 . 51,00 F TBP 18S4044 . 60,00 F 25LS2538 . 58,50 F 25LS2538 . 58,50 F 26LS32 . 48,00 F 26LS32 . 49,00 F 26LS32 . 70,00 F 381 74000 . 7,50 F 381 74002 . 7,50 F 381 74004 . 7,50 F 381 74012 . 7,50 F 381 74014 . 12,20 F 381 74014 . 12,20 F 381 74014 . 15,50 F	Control to 1 1 10,00 .
TBP 18S030 . 49,00 F	QUARTZ
TRP 18SA46 60.00 F	1 000 000 58,00 F 1 008 000 51 00 F
25LS2518 68,00 F	1 008 000 51,00 F
25LS253859,50 F	1 843 200 50 00 F
26LS3149,00 F	2 000 000 49.00 F
TRP 281 22 70 00 F	2 097 152 47,00 F 2 457 000 47,00 F
SN 74C00 7.50 F	2 500 000
SN 74032 7,50 F	2 500 000 43,00 F 3 276 800 48,00 F 3 579 454 48,00 F 3 568 400 49,00 F 4 000 000 45,00 F 4 194 304 43,00 F 4 433 618 45,00 F 4 415 200 47,00 F 5 000 000 43,00 F
SN 740047,50 F	3 276 800 48,00 F
SN 740067,50 F	3 579 454 48,00 F
SN 74C32 14.50 F	4 000 000 45,00 F
SN 74C74 18,50 F	4 194 304 43,00 F
	4 433 618 45,00 F
OTION	4 915 200 47,00 F
MOIS	5 000 000 43,00 F
MOIS	5 068 800 46,00 F 5 185 000 44,00 F 5 585 000 43,00 F 5 714 300 49,00 F 6 000 000 42,00 F
	5 585 000 43,00 F.
	5 714 300 49,00 F
57,00 F	6 144 000 42 00 F
47,00 F	8 400 000 41 00 F
	6 144 000
540,00 F	
	2 000 000 48,00 F
	8 000 000
SN 74C85 19,00 F	10 000 000 47,00 F
SN 74C93 17,00 F	10 738 635 43,00 F
SN 74C22127,00 F	10 000 000 47,00 F 10 738 635 43,00 F 11 000 000 42,00 F 12 000 000 41,00 F 12 036 000 41,00 F 13 548 900 47,00 F
SN 74C922 90,00 F	12 000 000 41,00 F
SN 740923 90,00 F	13 516 800 47,00 F
SN 74C928 80.00 F	14 318 180 52,00 F
SN 74C85 . 19.00 F SN 74C93 . 17.00 F SN 74C921 . 27.00 F SN 74C922 . 90.00 F SN 74C923 . 90.00 F SN 74C928 . 85.00 F SN 74C928 . 80.00 F SN 74L121 . 9.50 F SN 74L121 . 9.50 F SN 74C92 . 8.00 F	13 516 800 47,00 F 14 318 180 52,00 F 15 000 000 45,00 F 16 000 000 44,00 F
SN 74L1219,50 F.	10 000 000 44,00 F
SN 745028,00 F	18 432 000 43.06 F
SN 74S02 8,00 F SN 74S03 7,00 F SN 74S11 9,00 F	19 354 000 47,00 F
5N 74S2012,00 F	19 660 000 47,00 F
SN 74S32 18,20 F	20 000 000748,00 F
SN (450)9,30 F	23 400 000 45.00 F
SN 74886 22.00 F	23 684 000 47,00 F
SN 74S124 29,20 F	16 000 0000 . 42,00 F 18 432 000 . 43,00 F 19 354 000 . 47,00 F 19 560 000 . 47,00 F 20 000 000 . 47,00 F 22 118 400 . 42,00 F 23 400 000 . 45,00 F 24 000 000 . 45,00 F 24 000 000 . 45,00 F 27 000 000 . 44,00 F 27 000 000 . 44,00 F
SN 74S13818,00 F	27 000 000 44,00 F 32 788 000 43,00 F 36 000 000 47,00 F
SN 74513913,50 F	36 000 000 47.00 F
SN 74S153 24.00 F	48 000 000 44,00 F
SN 74S153 24,00 F SN 74S157 18,00 F	48 000 000 44,00 F 175 000 000 41,00 F
SN 74S153 24,00 F SN 74S157 18,00 F SN 74S158 13,50 F	48 000 000 44,00 F 175 000 000 41,00 F
SN 74S153 24,00 F SN 74S157 19,00 F SN 74S158 12:50 F SN 74S161 51,00 F SN 74S163 51:00 F	48 000 000 44,00 F 175 000 000 41,00 F Autres
SN 74S153 24,00 F SN 74S157 18,00 F SN 74S158 12,50 F SN 74S161 51,00 F SN 74S163 51,00 F SN 74S168 66.40 F	48 000 000 44,00 F 175 000 000 41,00 F Autres références.
SN 74S153 24,00 F SN 74S157 18,00 F SN 74S158 12,50 F SN 74S161 51,00 F SN 74S163 51,00 F SN 74S168 66,40 F SN 74S174 24,00 F	48 000 000 44,00 F 175 000 000 41,00 F Autres références,
SN 74S153 24,00 F SN 74S157 18,00 F SN 74S158 12,50 F SN 74S161 51,00 F SN 74S163 51,00 F SN 74S168 66,40 F SN 74S175 26,00 F SN 74S175 26,00 F	48 000 000 44,00 F 175 000 000 44,00 F Autres références, nous
SN 74S153 24,00 F SN 74S157 18,00 F SN 74S158 12,50 F SN 74S161 51,00 F SN 74S163 51,00 F SN 74S168 .66,40 F SN 74S175 24,00 F SN 74S175 26,00 F SN 74S175 34,00 F SN 74S175 29,00 F SN 74S7240 29,00 F SN 74S7240 29,00 F	Autres références, nous consulter
SN 745153 24,00 F SN 745158" 12,50 F SN 745158" 12,50 F SN 745161 51,00 F SN 745163 51,00 F SN 745163 66,40 F SN 745175 28,00 F SN 745175 28,00 F SN 745175 28,00 F SN 745240 28,00 F SN 745240 28,00 F SN 745241 28,00 F	Autres références, nous consulter au
SN 745153 24,00 F SN 745157 18,00 F SN 745158 12,50 F SN 745163 51,00 F SN 745163 51,00 F SN 745164 24,00 F SN 745174 24,00 F SN 745175 26,00 F SN 745175 34,00 F SN 745240 23,00 F SN 745240 23,00 F SN 745240 23,00 F SN 745251 28,00 F SN 745251 28,00 F	Autres références, nous consulter au 239,23.61
Sh 745153 24,00 F Sh 745158 12,50 F Sh 745158 12,50 F Sh 745163 51,00 F Sh 745163 51,00 F Sh 745163 51,00 F Sh 745163 51,00 F Sh 745174 24,00 F Sh 745174 34,00 F Sh 745174 28,00 F Sh 745241 28,00 F	Autres références, nous consulter au 239.23.61
SN 745153 24,00 F SN 745158 12,50 F SN 745158 12,50 F SN 745168 51,00 F SN 745163 51,00 F SN 745163 51,00 F SN 745174 24,00 F SN 745174 24,00 F SN 745175 34,00 F SN 745241 25,00 F SN 745241 25,00 F SN 745241 25,00 F SN 745241 25,00 F SN 745242 25,00 F SN 745241 25,00 F SN 745241 25,00 F SN 745241 25,00 F SN 745241 25,00 F SN 745259 25,50 F SN 745293 25,50 F SN 745293 25,50 F SN 745293 35,50 F SN 745293 35,50 F SN 745293 35,50 F	4800000. 4400F Autres références, nous consulter au 239.23.61
Sh 745153 24,00 F Sh 745158 12,50 F Sh 745158 12,50 F Sh 745168 12,50 F Sh 745163 51,00 F Sh 745163 51,00 F Sh 745163 66,40 F Sh 745175 28,00 F Sh 745175 28,00 F Sh 745175 28,00 F Sh 745240 29,00 F Sh 745240 29,00 F Sh 745241 28,00 F Sh 745251 28,50 F Sh 745259 58,50 F Sh 745274 31,00 F	4800000. 4400F 17500000. 4100F Autres références, nous consulter au 239.23.61
Sh 745153 24,00 F Sh 745158 12,50 F Sh 745158 12,50 F Sh 745163 51,00 F Sh 745163 51,00 F Sh 745163 51,00 F Sh 745163 54,00 F Sh 745174 24,00 F Sh 745174 24,00 F Sh 745174 24,00 F Sh 745240 28,00 F Sh 745250 38,50 F Sh 745260 38,50 F	4800 000 4400 F 175 000 000 4400 F Autres références, nous consulter au 239.23.61 DIVERS
Sh 745153 24,00 F Sh 745158 12,50 F Sh 745158 12,50 F Sh 745168 15,00 F Sh 745163 51,00 F Sh 745163 66,00 F Sh 745164 24,00 F Sh 745175 26,00 F Sh 745175 26,00 F Sh 745240 22,00 F Sh 745240 22,00 F Sh 745240 22,00 F Sh 745240 25,00 F Sh 745251 25,50 F Sh 745251 25,50 F Sh 745264 35,40 F F Sh 2564 45,40 F	4800 000 4400 F 175 000 000 4400 F Autres références, nous consulter au 239.23.61 DIVERS 1N 4004 1,20 F 1N 4007 1,30 F 1N 4007 1,30 F
SN 74511 9,00 F SN 74532 9,30 F SN 74532 9,30 F SN 74531 9,30 F SN 74536 9,30 F SN 74574 9,30 F SN 74574 9,30 F SN 74576 9,30 F SN 745	4800000. 4400F 17500000. 4100F Autres références, nous consulter au 239.23.61 DIVERS 1N 4004 . 120 F 1N 4007 . 130 F 1N 4148 . 0.60 F 18 1148 5,50 F
SN 75150 26 00 F	4800 000. 4400 F Autres références, nous consulter au 239.23.61 DIVERS IN 4004 1.20 F IN 4007 1.30 F BB 105B 5.50 F BY 251. 2,80 F
SN 75150 26 00 F	48000000. 4400F 175000000 4100F Autres références, nous consulter au 239.23.61 DIVERS IN 4004 . 1,20 F IN 4005 . 1,00 F IN 4146 . 0,60 F IN 515 . 2,00 F
SN 75150 26 00 F	4800000. 4400 F 17500000. 4100 F Autres références, nous consulter au 239.23.61 DIVERS 1N 4004 1.20 F 1N 4007 1.30 F 1N 4446 0.60 F EY 251 2.80 F EY 251 2.80 F EY 251 2.80 F EY 253 2.90 F EY 253 3.00 F EY 254 3.00 F EY 254 3.00 F EY 255 3
SN 75150 26,00 F SN 75152 42,00 F SN 75154 37,00 F SN 75182 18,00 F SN 75322 51,00 F	48000000. 4400 F Autres références, nous consulter au 239.23.61 DIVERS IN 4004 . 1,20 F IN 4007 . 1,30 F BB 105B . 5,10 F BY 251 . 2,80 F BY 252 . 2,90 F BY 253 . 2,90 F BY 254 . 3,00 F PORT 154 . 5,50 F
Sh 745153 24,00 F Sh 745158 12.50 F Sh 745158 12.50 F Sh 745168 15.00 F Sh 745163 51,00 F Sh 745163 51,00 F Sh 745163 51,00 F Sh 745163 51,00 F Sh 745175 22,00 F Sh 745175 22,00 F Sh 745240 22,00 F Sh 745240 22,00 F Sh 745240 22,00 F Sh 745241 22,50 F Sh 745251 22,50 F Sh 745251 22,50 F Sh 745251 23,50 F Sh 745274 31,00 F Sh 74529 55,00 F Sh 74529 55,00 F Sh 74529 55,00 F Sh 74527 22,00 F Sh 74528 50,00 F Sh 75150 26,00 F Sh 75152 42,00 F Sh 75152 18,00 F Sh 75152 18,00 F Sh 75152 18,00 F Sh 75152 18,00 F Sh 75321 18,00 F	48000000. 4400F Autres références, nous consulter au 239.23.61 DIVERS 1N 4004 . 1.20 F 1N 4007 . 1,30 F 1N 446 . 0.60 F 8F 251 . 2,80 F 8F 252 . 2,90 F 8F 254 . 3,00 F PONT 15.4 . 5,50 F PONT 15.4 . 5,50 F PONT 15.4 . 5,50 F PONT 15.4 . 2,50 F PONT 15.4 . 2,50 F PONT 15.4 . 2,50 F
SN 75150 26,00 F SN 75152 42,00 F SN 75154 37,00 F SN 75182 18,00 F SN 75322 51,00 F SN 75321 44,00 F	48000000. 4400 F Autres références, nous consulter au 239.23.61 DIVERS 11.20 F 11.4004 1.20 F 11.4005 1.20 F
SN 75150 26,00 F SN 75152 42,00 F SN 75154 37,00 F SN 75182 18,00 F SN 75322 51,00 F SN 75361 44,00 F	48000000. 4400F Autres références, nous consulter au 239.23.61 DIVERS IN 4004 . 1.20 F IN 4004 . 1.20 F IN 4004 . 2.00 F EP 251 . 2.00 F EP
SN 75150 26,00 F SN 75152 42,00 F SN 75154 37,00 F SN 75182 18,00 F SN 75322 51,00 F SN 75321 44,00 F	4800000. 4400F Autres références, nous consulter au 239.23.61 DIVERS IN 4004 1.20 F IN 4007 1.30 F IN 4007 1.30 F IN 4148 0.60 F EY 251 2.80 F EY 252 2.90 F EY 254 3.00 F EY 251 2.80 F PONT 15A 5.50 F PONT 15A 5.50 F PONT 15A 5.50 F PONT 15A 35.00 F PONT 25A
SN 75150 26,00 F SN 75152 42,00 F SN 75154 37,00 F SN 75182 18,00 F SN 75322 51,00 F SN 75321 44,00 F	4800000. 4400 F Autres références, nous consulter au 239.23.61 DIVERS IN 4004 1.20 F IN 4007 1.00 F IN 500 1.0
SN 75150 28,00 F SN 75152 42,00 F SN 75152 437,00 F SN 75182 18,00 F SN 75381 44,00 F OPTO + DIVERS MCT 06 23,50 F BTW 34 24,00 F	48000000. 4400F Autres références, nous consulter au 239.23.61 DIVERS 1N 4004 1.20 F 1N 4004 1.20 F 1N 4004 1.20 F 1N 4004 1.20 F 1N 4014 3.50 F EV 251 2.80 F EV 251 2.
SN 75150 28,00 F SN 75152 42,00 F SN 75152 437,00 F SN 75182 18,00 F SN 75381 44,00 F OPTO + DIVERS MCT 06 23,50 F BTW 34 24,00 F	48000000. 4400 F Autres références, nous consulter au 239.23.61 DIVERS IN 4004 1.20 F IN 4007 1.30 F IN 4148 0.80 F EY 251 2.80 F EY 251 2.8
SN 75150 28,00 F SN 75152 42,00 F SN 75152 437,00 F SN 75182 18,00 F SN 75381 44,00 F OPTO + DIVERS MCT 06 23,50 F BTW 34 24,00 F	BY 255 2,80 F BY 253 2,90 F BY 254 3,00 F PONT 154 4,50 F PONT 104 5,50 F PONT 56 35,00 F PONT 56 4,90 F PONT 56 4,90 F PONT 54 79 1,50 F Zener 120V 1,50 F Zener programmable 2,7 V 3,37 V F 4 31 28,00 F BA 111 5,70 F
SN 75150 28,00 F SN 75152 42,00 F SN 75152 437,00 F SN 75182 18,00 F SN 75381 44,00 F OPTO + DIVERS MCT 06 23,50 F BTW 34 24,00 F	BY 255 2,80 F BY 253 2,90 F BY 254 3,00 F PONT 16 4,50 F PONT 16 4,50 F PONT 254 35,00 F PONT 254 35,00 F PONT 254 35,00 F Zener 12W 1,50 F Zener 12W 1,50 F Zener 24 37 V F 4 31 28,00 F BA 111 5,70 F
SN 75150 28,00 F SN 75152 42,00 F SN 75152 437,00 F SN 75182 18,00 F SN 75381 44,00 F OPTO + DIVERS MCT 06 23,50 F BTW 34 24,00 F	BY 255 2,90 F BY 253 2,90 F BY 254 3,00 F PONT 16 4,50 F PONT 16A 25,00 F PONT 36A 35,00 F PONT 36A 35,00 F PONT 36A 35,00 F PONT 36A 25,00 F PONT 36A 25,00 F PONT 36A 25,00 F Zener 12V 1,130 F Zener 12V 1,130 F BA 311 28,00 F BA 111 5,70 F
SN 75150 28,00 F SN 75152 42,00 F SN 75152 437,00 F SN 75182 18,00 F SN 75381 44,00 F OPTO + DIVERS MCT 06 23,50 F BTW 34 24,00 F	BY 255 2,90 F BY 253 2,90 F BY 254 3,00 F PONT 16 4,50 F PONT 16A 25,00 F PONT 36A 35,00 F PONT 36A 35,00 F PONT 36A 35,00 F PONT 36A 25,00 F PONT 36A 25,00 F PONT 36A 25,00 F Zener 12V 1,130 F Zener 12V 1,130 F BA 311 28,00 F BA 111 5,70 F
SN 75150 28,00 F SN 75152 42,00 F SN 75152 437,00 F SN 75182 18,00 F SN 75381 44,00 F OPTO + DIVERS MCT 06 23,50 F BTW 34 24,00 F	BY 255 2,90 F BY 253 2,90 F BY 254 3,00 F PONT 16 4,50 F PONT 16A 25,00 F PONT 36A 35,00 F PONT 36A 35,00 F PONT 36A 35,00 F PONT 36A 25,00 F PONT 36A 25,00 F PONT 36A 25,00 F Zener 12V 1,130 F Zener 12V 1,130 F BA 311 28,00 F BA 111 5,70 F
SN 75150 28,00 F SN 75152 42,00 F SN 75152 437,00 F SN 75182 18,00 F SN 75381 44,00 F OPTO + DIVERS MCT 06 23,50 F BTW 34 24,00 F	BY 255 2,90 F BY 253 2,90 F BY 254 3,00 F PONT 16 4,50 F PONT 16A 25,00 F PONT 36A 35,00 F PONT 36A 35,00 F PONT 36A 35,00 F PONT 36A 25,00 F PONT 36A 25,00 F PONT 36A 25,00 F Zener 12V 1,130 F Zener 12V 1,130 F BA 311 28,00 F BA 111 5,70 F
SN 75150 28,00 F SN 75152 42,00 F SN 75152 437,00 F SN 75182 18,00 F SN 75381 44,00 F OPTO + DIVERS MCT 06 23,50 F BTW 34 24,00 F	BY 255 2,90 F BY 253 2,90 F BY 254 3,00 F PONT 16 4,50 F PONT 16A 25,00 F PONT 36A 35,00 F PONT 36A 35,00 F PONT 36A 35,00 F PONT 36A 25,00 F PONT 36A 25,00 F PONT 36A 25,00 F Zener 12V 1,130 F Zener 12V 1,130 F BA 311 28,00 F BA 111 5,70 F
SN 75150 28,00 F SN 75152 42,00 F SN 75152 437,00 F SN 75182 18,00 F SN 75381 44,00 F OPTO + DIVERS MCT 06 23,50 F BTW 34 24,00 F	BY 255 2,90 F BY 253 2,90 F BY 254 3,00 F PONT 16 4,50 F PONT 16A 25,00 F PONT 36A 35,00 F PONT 36A 35,00 F PONT 36A 35,00 F PONT 36A 25,00 F PONT 36A 25,00 F PONT 36A 25,00 F Zener 12V 1,130 F Zener 12V 1,130 F BA 311 28,00 F BA 111 5,70 F
SN 75150 28,00 F SN 75152 42,00 F SN 75152 42,00 F SN 75152 18,00 F SN 75321 51,00 F SN 75321 44,00 F OPTO + DIVERS MCT 05 23,50 F BTW 34 24,00 F BTW 34 24,00 F BTW 34 24,00 F BTW 31 32,00 F BTW 31 32,00 F BTW 31 32,00 F BTW 31 32,00 F BTW 31 32 55,00 F BTW 31 31 35,00 F BTW 31 31 35,00 F BTW 31 32 26,00 F BTW 31 26,00 F BTW 31 26,00 F BTW 31 26,00 F	BY 255 2,80 F BY 252 2,90 F BY 253 2,90 F BY 254 3,00 F PONT 15 A 5.50 F PONT 15 A 5.50 F PONT 25 A 35,00 F PONT 25 A 35,00 F PONT 26 A 35,00 F PONT 26 A 35,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F P
SN 75150 28,00 F SN 75152 42,00 F SN 75152 42,00 F SN 75152 18,00 F SN 75321 51,00 F SN 75321 44,00 F OPTO + DIVERS MCT 05 23,50 F BTW 34 24,00 F BTW 34 24,00 F BTW 34 24,00 F BTW 31 32,00 F BTW 31 32,00 F BTW 31 32,00 F BTW 31 32,00 F BTW 31 32 55,00 F BTW 31 31 35,00 F BTW 31 31 35,00 F BTW 31 32 26,00 F BTW 31 26,00 F BTW 31 26,00 F BTW 31 26,00 F	BY 255 2,80 F BY 252 2,90 F BY 253 2,90 F BY 254 3,00 F PONT 15 A 5.50 F PONT 15 A 5.50 F PONT 25 A 35,00 F PONT 25 A 35,00 F PONT 26 A 35,00 F PONT 26 A 35,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F P
SN 75150 28,00 F SN 75152 42,00 F SN 75152 42,00 F SN 75152 18,00 F SN 75321 51,00 F SN 75321 44,00 F OPTO + DIVERS MCT 05 23,50 F BTW 34 24,00 F BTW 34 24,00 F BTW 34 24,00 F BTW 31 32,00 F BTW 31 32,00 F BTW 31 32,00 F BTW 31 32,00 F BTW 31 32 55,00 F BTW 31 31 35,00 F BTW 31 31 35,00 F BTW 31 32 26,00 F BTW 31 26,00 F BTW 31 26,00 F BTW 31 26,00 F	BY 255 2,80 F BY 252 2,90 F BY 253 2,90 F BY 254 3,00 F PONT 15 A 5.50 F PONT 15 A 5.50 F PONT 25 A 35,00 F PONT 25 A 35,00 F PONT 26 A 35,00 F PONT 26 A 35,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F P
SN 75150 28,00 F SN 75152 42,00 F SN 75152 42,00 F SN 75152 18,00 F SN 75321 51,00 F SN 75321 44,00 F OPTO + DIVERS MCT 05 23,50 F BTW 34 24,00 F BTW 34 24,00 F BTW 34 24,00 F BTW 31 32,00 F BTW 31 32,00 F BTW 31 32,00 F BTW 31 32,00 F BTW 31 32 55,00 F BTW 31 31 35,00 F BTW 31 31 35,00 F BTW 31 32 26,00 F BTW 31 26,00 F BTW 31 26,00 F BTW 31 26,00 F	BY 255 2,80 F BY 252 2,90 F BY 253 2,90 F BY 254 3,00 F PONT 15 A 5.50 F PONT 15 A 5.50 F PONT 25 A 35,00 F PONT 25 A 35,00 F PONT 26 A 35,00 F PONT 26 A 35,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F P
SN 75150 28.00 F SN 75152 24.00 F SN 75154 24.00 F SN 75154 37.00 F SN 75152 18.00 F SN 75381 44.00 F OPTO + DIVERS MCT 06 22.50 F BTW 34 24.00 F BTW 34 24.00 F BTW 34 24.00 F TIL 111 13.20 F TIL 116 16.20 F TIL 116 16.20 F TIL 117 32.00 F MCT 276 25.00 F TIL 303 95.00 F TIL 303 95.00 F TIL 303 95.00 F TIL 301 28.00 F TIL 311 135.00 F TIL 311 135.00 F TIL 312 28.00 F TIL 313 28.00 F TIL 313 28.00 F TIL 313 28.00 F TIL 313 28.00 F TIL 314 28.00 F TIL 315 28.00 F TIL 315 28.00 F TIL 316 28.00 F TIL 317 28.00 F TIL 318 28.00 F TIL 318 28.00 F TIL 311 28.00 F TIL 313 28.00 F TIL 313 28.00 F TIL 313 28.00 F TIL 314 28.00 F TIL 315 28.00 F TIL 315 28.00 F TIL 316 28.00 F TIL 317 28.00 F TIL 318 28.00 F	BY 255 2,80 F BY 252 2,90 F BY 253 2,90 F BY 254 3,00 F PONT 15 A 5.50 F PONT 15 A 5.50 F PONT 25 A 35,00 F PONT 25 A 35,00 F PONT 26 A 35,00 F PONT 26 A 35,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F BA 111 5,70 F PONT 26 A 31 28,00 F P
SN 75150 28,00 F SN 75152 42,00 F SN 75152 42,00 F SN 75152 18,00 F SN 75321 51,00 F SN 75321 44,00 F OPTO + DIVERS MCT 05 23,50 F BTW 34 24,00 F BTW 34 24,00 F BTW 34 24,00 F BTW 31 32,00 F BTW 31 32,00 F BTW 31 32,00 F BTW 31 32,00 F BTW 31 32 55,00 F BTW 31 31 35,00 F BTW 31 31 35,00 F BTW 31 32 26,00 F BTW 31 26,00 F BTW 31 26,00 F BTW 31 26,00 F	BY 255 2,90 F BY 253 2,90 F BY 254 3,00 F PONT 16 4,50 F PONT 16A 25,00 F PONT 36A 35,00 F PONT 36A 35,00 F PONT 36A 35,00 F PONT 36A 25,00 F PONT 36A 25,00 F PONT 36A 25,00 F Zener 12V 1,130 F Zener 12V 1,130 F BA 311 28,00 F BA 111 5,70 F
SN 75150 28,00 F SN 75152 42,00 F SN 75152 42,00 F SN 75152 18,00 F SN 75321 51,00 F SN 75321 44,00 F OPTO + DIVERS MCT 05 23,50 F BTW 34 24,00 F BTW 34 24,00 F BTW 34 24,00 F BTW 31 32,00 F BTW 31 32,00 F BTW 31 32,00 F BTW 31 32,00 F BTW 31 32 55,00 F BTW 31 31 35,00 F BTW 31 31 35,00 F BTW 31 32 26,00 F BTW 31 26,00 F BTW 31 26,00 F BTW 31 26,00 F	BY 255 2,80 F BY 252 2,90 F BY 253 2,90 F BY 254 3,00 F FONT 15A 4,50 F FONT 15A 5,50 F FONT 25A 35,00 F FON

745299	59.50 F	
	31,00 F	DIVERS
	59,40 F	MATERIA PARA
368	54,00 F	1N 4004
1LS95		1N 4007
1LS97	33,20 F	1N 4148
	51,00 F	BB 105B
75150	26,00 F	EY 251
75152	42,00 F	BY 253 BY 254
75154	37,00 F	
75182	18,00 F	PONT 1A
75322	51,00 F	PONT 1,5A
75361	.44,00 F	PONT 10A
		PONT 25A PONT 5A
TO +		
ERS		Zener 1/2W
		Zener progr
	23,50 F	2,7 V à 37 V π A 431
	. 24,00 F	д A 431 ВА 111
104	26,00 F 13,20 F	DA 111
		Market Street
116	16,20 F	TRANSIS
116	.16,20 F .22,50 F	CARCACTORDATACORDATA
116 118	.16,20 F 22,50 F 72.00 F	BC 109
116 118 136 276	.16,20 F .22,50 F .72,00 F .25,00 F	BC 109 BC 140
116 118 136 276 271	.16,20 F .22,50 F .72,00 F .25,00 F .4,50 F	BC 109 BC 140 BC 141
116 118 136 276 271	16,20 F .22,50 F .72,00 F .25,00 F .4,50 F .95,00 F	BC 109 BC 140 BC 141
116	16,20 F . 22,50 F . 72,00 F . 25,00 F . 4,50 F . 95,00 F . 95,00 F	BC 109 BC 140 BC 141 BC 147 BC 180-10
116 118 136 276. 271 302 303	16,20 F 22,50 F 72,00 F 25,00 F 4,50 F 95,00 F	BC 109 BC 140 BC 141 BC 160-10
116	16,20 F .22,50 F .72,00 F .25,00 F .4,50 F .95,00 F .95,00 F	BC 109 BC 140 BC 141 BC 147 BC 180-10 BC 172 BC 181
116	16,20 F 22,50 F 72,00 F 25,00 F .4,50 F 95,00 F 95,00 F	BC 109 BC 140 BC 141 BC 147 BC 180-10 BC 172 BC 181 BC 182
116	16,20 F 22,50 F 72,00 F 25,00 F 4,50 F 95,00 F 95,00 F 135,00 F 26,00 F 26,00 F	BC 109 BC 140 BC 141 BC 147 BC 180-10 BC 172 BC 181 BC 182
116. 118. 136. 276. 271. 302. 303. 305. 311. 312. 313.	16,20 F 22,50 F 72,00 F 25,00 F 4,50 F 95,00 F 95,00 F 135,00 F 26,00 F 26,00 F	BC 109 BC 140 BC 141 . BC 147 . BC 180-10 . BC 181 . BC 182 . BC 184 . BC 212
116. 118. 1276 271 302 303 305 311 312 313 322 1077	16,20 F .22,50 F .72,00 F .25,00 F .4,50 F .95,00 F .95,00 F .26,00 F .26,00 F .26,00 F .46,00 F	BC 109 BC 140 BC 141 BC 147 BC 180-10 BC 172 BC 181 BC 182 BC 184 BC 212 BC 212L
116. 118. 276. 271. 302. 303. 305. 311. 312. 313. 322. 1077. 416.	16,20 F 22,50 F 72,00 F 25,00 F 4,50 F 95,00 F 95,00 F 135,00 F 26,00 F 26,00 F 32,00 F 46,00 F 290,00 F	BC 109 BC 140 BC 141 BC 147 BC 180-10 BC 172 BC 181 BC 182 BC 184 BC 212 BC 212 BC 212 BC 237
116. 118. 276. 271. 302. 303. 305. 311. 312. 313. 322. 1077. 416.	16,20 F .22,50 F .72,00 F .25,00 F .4,50 F .95,00 F .95,00 F .26,00 F .26,00 F .26,00 F .46,00 F	BC 109 BC 140 BC 141 BC 147 BC 180-10 BC 172 BC 181 BC 182 BC 184 BC 212 BC 212L
116. 118. 276. 271. 302. 303. 305. 311. 312. 313. 322. 1077. 416.	16,20 F 22,50 F 72,00 F 25,00 F 4,50 F 95,00 F 95,00 F 135,00 F 26,00 F 26,00 F 32,00 F 46,00 F 290,00 F	BC 109 BC 140 BC 141 BC 147 BC 180-10 BC 172 BC 181 BC 182 BC 184 BC 212 BC 212 BC 212 BC 237
116. 118. 136. 276. 271. 302. 303. 305. 311. 312. 313. 322. 1077. 416. 3020.	16.20 F 22.50 F 72.00 P 25.00 F 95.00 F 95.00 F 95.00 F 26.00 F 26.00 F 32.00 F 46.00 F 290.00 F	BC 109 BC 140 BC 141 BC 160-10 BC 172 BC 182 BC 182 BC 184 BC 212 BC 212 BC 237 BC 239
116. 118. 136. 276. 271. 302. 303. 305. 311. 312. 313. 322. 1077. 416. 3020.	16.20 F 22.50 F 72.00 P 25.00 F 95.00 F 95.00 F 95.00 F 26.00 F 26.00 F 32.00 F 46.00 F 290.00 F	BC 109 BC 140 BC 141 BC 147 BC 180-10 BC 172 BC 181 BC 182 BC 184 BC 212 BC 212 BC 212 BC 237
116. 118. 128. 1276. 1271. 1302. 1303. 1303. 1303. 1312. 1313. 1312. 1313. 1312. 1314. 1316. 13020. 13020.	16.20 F 22.50 F 72.00 P 25.00 F 95.00 F 95.00 F 95.00 F 26.00 F 26.00 F 32.00 F 46.00 F 290.00 F	BC 109 BC 140 BC 141 BC 147 BC 180 BC 181 BC 182 BC 182 BC 212 BC 237 BC 239 BC 239

000000000000000000000000000000000000000	200000000000000000000000000000000000000
LDR P.M 12,00 F LDR G.M 18,00 F	BC 308 2.00 F
LDR G.M 18,00 F	BC 3172,00 F
LED Ø 5 mm	BC 318 2,10 F
LED Ø 5 mm Rouge 1,60 F Verte 2,10 F Jaune 2,10 F	BC 388 2,00 F BC 317 2,00 F BC 317 2,00 F BC 327 2,10 F BC 328 2,20 F BC 327 2,10 F BC 328 2,20 F BC 327 2,10 F BC 328 2,20 F BC 541 2,20 F BC 547 2,20 F BC 547 2,20 F BC 550 2,20 F BC 556 2,10 F BC
Verte 2,10 F	BC 328 2,20 F
Jaune 2,10 F	BC 3372,10 F
Réseaux DIL 8,00 F Réseaux SIL 6,00 F	BC 338 2,00 F
Réseaux SIL6,00 F	BC 413 6,60 F
Resistance 1/2 et 1/4 Par 10 pcs 0,20 F	80 517 8,80 F
Par tu pes 0,20 F	BU 547U 2,00 F
Résis, variable . 2,10 F	BC 549B 2,10 F
Condo céramique	BC 550 2,20 F
1 PF à 100 nF 1,00 F Condo multicouches	DC 557 220 F
10 NF à 100 nF 1,90 F	BC 558 2.00 C
Condo variable 3,80 F	DO 336 2,00 F
Buzzer 12 V 13,50 F	RD 136 470 E
Duzzer 12 V 10,30 F	BD 232 15 70 F
OUADTT	BD 234 578 F
QUARTZ	BD 241C 7 20 F
	BD 242C 6 50 F
1 008 000 51,00 F	BD 243 6.20 F
1 843 200 50,00 F	BD 2446.20 F
2 000 000 49.00 F	BD 535 6.20 F
2 097 152 47,00 F	BD 536 9,90 F
2 457 000 47,00 F	BD 89721,40 F
2 500 000 47,00 F	BD 898 19,70 F
3 000 000 43,00 F	BDX 18 20,00 F
3 276 800 48,00 F	BDX 33 19,00 F
3 579 454 48,00 F	BDX 62 22,00 F
3 686 400 49,00 F	BDX 63 26,00 F
4 000 000 45,00 F	BF 115 5,90 F
4 194 304 43,00 F	BF 1673,90 F
4 433 618 45,00 F	BF 173 3,90 F
1000 000 . \$5,00 F 1008 000 . \$5,00 F 1843 200 . \$5,00 F 1843 200 . \$5,00 F 2097 752 . 47,00 F 2570 000 . 47,00 F 2570 000 . 47,00 F 2570 000 . 45,00 F 2570 000 . 45,00 F 400 000 . 45,00 F 500 000 . 45,00 F 500 000 . 45,00 F 600 000 . 45,00 F	BF 107 3,90 F 507 3,90
5 000 000 43,00 F 5 068 800 44,00 F 5 185 000 44,00 F 5 585 000 49,00 F 5 714 300 49,00 F 6 000 000 42,00 F 6 400 000 41,00 F 8 553 600 42,00 F 8 553 600 42,00 F 8 500 000 48,00 F 8 000 000 48,00 F	DC 2550 12 00 F
5 105 000 44 00 F	DE 404 100 E
5 595 000 44,00 F	Bit ROO 27 00 E
5 7tA 300 A9 00 F	BUY 37 44 OD F
6 000 000 42 00 F	MPSA 06 3 50 F
6 144 000 42.00 F	MPSA 136.20 F
6 400 000 41.00 F	MPSA 14 6,20 F
6 553 600 42,00 F	MPSA 18 6,20 F
7 000 000 48,00 F	MPSU 51 18,00 F
8 000 000 48,00 F 8 830 000 48,00 F 9 830 400 45,00 F 10 000 000 47,00 F	TIP 307,60 F
8 830 000 48,00 F	TIP 317,70 F
9 830 400 45,00 F	TIP 34 28,20 F
10 000 000 47,00 F	TIP 2955 9,70 F
10 738 635 43,00 F 11 000 000 42,00 F	TIP 3055 12,00 F
11 UUG 000 42,00 F	1HIAC 6A 6,00 F
	TRIAD 8A 12,00 F
12 096 000 41,00 F 13 516 800 47,00 F 14 318 180 52,00 F	TRIAC 12A 14,50 F
14 010 100 47,00 F	THIAC 15A 18,00 F
15 000 000 45 00 F	1010 0A9,70 f
15 000 000 . 45,00 F 16 000 000 . 44,00 F 18 000 000 . 42,00 F	DIM 2/H 23,40 F
19 000 000 44,00 F	OIMO 32 V 2,50 F
18 432 000 43 00 E	CONNECTIQUE
19 354 000 43,00 F	CONNECTIQUE
19 660 000 47 00 F	DIL a sertir
18 432 000 43,00 F 19 354 000 47,00 F 19 680 000 47,00 F 20 000 000 48,00 F 22 118 400 42,00 F 23 400 000 45,00 F 23 684 000 47,00 F 24 000 000 48,00 F 24 000 000 48,00 F 27 000 000 48,00 F	16 broches 16,50 F
22 118 400 42 00 F	24 broches 22 00 F
23 400 000 45 09 F	24 broches 22,00 F 40 broches 32,00 F
23 684 000 47 00 F	
24 000 000 46,00 F	le mêtre19.00 F
27 000 000 44,00 F	HE 902, 2 × 17
32 788 000 43,00 F	is mêtre 19,00 F HE 902, 2 × 17 à sertir 56,60 F HE 902 2 × 25 à souder 39,00 F HE 902, 2 × 31 à souder 52,00 F
36 000 000 47.00 F	HE 902 2 × 25
48 000 000 44,00 F 175 000 000 41,00 F	a souder 39,00 F
175 000 000 41,00 F	HE 902, 2 × 31
	a souder 52,00 F

CONNECTIQUE
DIL à sertir
16 broches 16.50 F
24 broches 22,00 F 40 broches 32,00 F
Fil en nappe 26 cds
le mêtre19,00 F
HE 902, 2 × 17
à sertir 56,60 F
HE 902 2 × 25
a souder 39,00 F
HE 902, 2 x 31
a souder 52,00 F
HE 902, 2 x 31,
mále 58,00 F
HE 902, 2 x 43
wrapper 58,00 F
DB 25
Femelle
Femalle 90" 48,00 F
Male 48,00 F
Capot 13,00 F
DIP ,Switch 4 - 18,00 F
DIP Switch 7 . 20,00 F
DIP Switch 8 .25,00 F
Relais Européen
25,00 F a 45,00 F
Relais DIL 5 V 25,00 F Relais DIL 12 V
25.00 F
25,00 F

R	ΑD	IA.	ΓEι	JRS	6
	TOS	25/	40	13.6	0
	TOS			. 18,4	10
2	TOO	30	57 .	.56,0	0
				2,0	
				3,2	
				4,6	
K	itis	ol .		. 3,5	0
_					-
	1	e	L	46	L

COM	IPATIBLE APPLE
DRIN	/ES 5"4.
Half	SIZE
48 TPI	
40 pisti	
2050	
2000	
Capacit	é 143 Ko sous DOS 3,3
NAME OF TAXABLE PARTY.	
	OMO CARTES 10 % DISPONIBLES
TOR	ONIO DISPONIBLES
1'-	10 /6
1	circuit imprime
м	sans composant ERE bi-processeurs
Z80/650	
Carte Z	
Carte 1	6 K 180,00 F
Carte 1	28 K

Interface # EPSON 180,00 F Disk II 160,00 F Programmation EPROM 2716, 2732, 2764 180,00 F
CLAVIER COMPATIBLE APPLE
CLAVIER + PUPITRE

CHIGOL			
	DRIVES		
. 16,50 F . 22,00 F . 32,00 F se 26 cds . 19,00 F	3"1/4 6128, 48 TPI, DF-DD 500"Ko, slim line 6138, 96 TPI, DF-DD	.2125	
56,60 F	1 MO	2525	F
: 25 39,00 F × 31	8" EXCEPTIONNEL Documentation sur demande		
52,00 F × 31, 58,00 F × 43	PRIX UNIQUE Quantité limitée	3990	F

IMPRIMANTES



PIALE SOURS II	.00001
Option série 9600 bauds	. 868 F
Connexion minitel copie écran	.1268 F
Option graphisme	185 F
CENTRONIC'S 779	.5140 F

EURS COULEUR PROMOTION



31 cm entrée RVB pied orientable 2990⋷

Prix valable jusqu'au 31.12.84

AUTRES REFERENCES DISPONIBLES EN STOCK **CONSULTEZ NOUS**

VENTE PAR CORRESPONDANCE

NÉE MÊME sauf en cas de rupture de APPLE est une marque déposée et la propriété de APPLE COMPUTERS

PAR CORRESPONDANCE COMPTER 30 F DE PORT - ASSURANCE ET EMBALLAGE. Par contre-remboursement : 50% à la commande + 40 F (port, etc.). Pour l'étranger contre-remboursement 50 F timbres (coupons internationaux). Nos prix sont donnés à titre indicatif TVA de 18,6 comprise et peuvent varier à la hausse ou à la baisse.