

RADIO PLANS

électronique

Loisirs

N° 405
août
81

8 f




▲ Alarme auto... ————
à avertisseur SOS

3 nouveaux modules ▲
avec le SN 76477 N

- serinette
- guerre des étoiles
- métronome musical

Feu de bois
électronique ▼

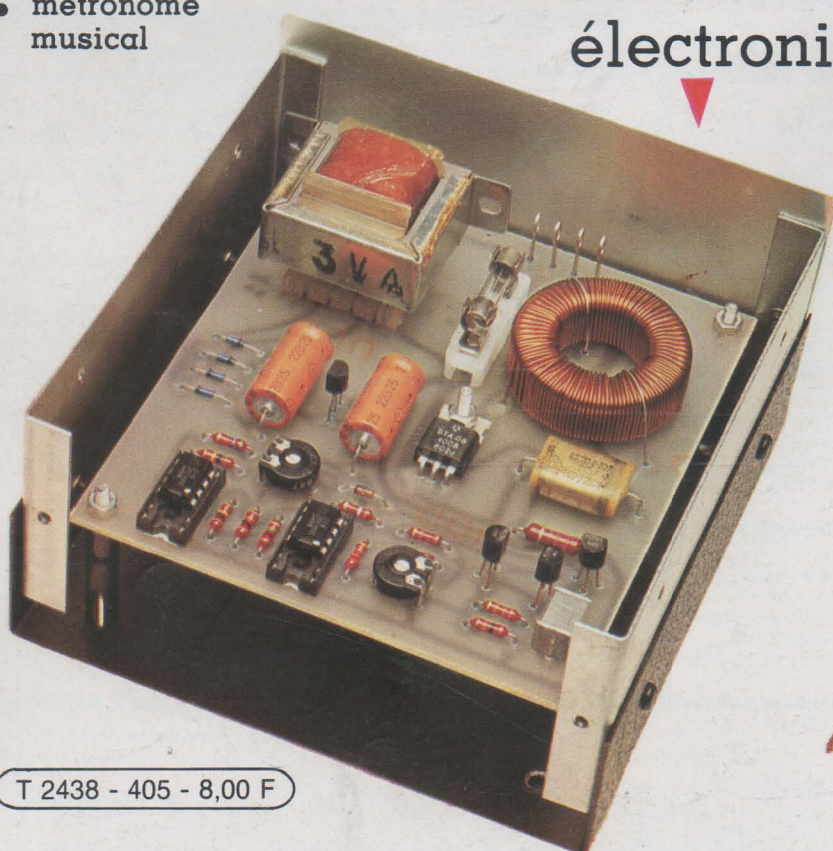

Suisse : 4,00 FS - Canada \$ 1,50 - Espagne : 125 Pesetas - Tunisie : 920 Mil. - Italie : 2800 Lires - Belgique : 65 FB

T 2438 - 405 - 8,00 F

APPRENEZ CHEZ VOUS LE METIER QUI VOUS PLAÎT



MONTEUR DEPANNÉUR RADIO TV HI-FI

On manque de bons dépanneurs alors si vous aimez l'indépendance et l'électronique, choisissez ce métier.



BTS D'ELECTRONICIEN

Pour vous assurer un bel avenir, préparez le BTS d'électronicien et accédez ainsi à un emploi passionnant et bien rémunéré.



ELECTRONICIEN

De belles perspectives d'emploi pour ceux qui apprécient les techniques de pointe et le travail soigné.



TECHNICIEN ELECTRONICIEN

Travaillez à la conception et au montage des circuits électroniques.



ELECTRICIEN D'ENTRETIEN

Vérifiez, maintenez et réparez les installations électriques.



PUPITEUR

Surveillez les tableaux de commandes et soyez le « pilote » de l'ordinateur.



MECANICIEN AUTO

Vous êtes passionné en mécanique auto ? Alors faites-en votre métier.



TECHNICIEN EN CHAUFFAGE

La recherche du confort crée de nombreux emplois : profitez-en.



OPERATEUR SUR ORDINATEUR

Veillez à la bonne marche de l'ordinateur et participez ainsi à une technique de pointe.



TECHNICIEN RADIO TV

Vous êtes passionné d'électronique et vous aimez le beau matériel, alors ce métier est fait pour vous.



GARDE FORESTIER

Assurez la plantation, l'entretien, la surveillance des arbres, et faites vivre les forêts.



ANALYSTE

Soyez toujours à la pointe du progrès en informatique. Tirez profit de votre esprit créateur et organisé.



INSTALLATEUR ELECTRICIEN

Travaillez dans un secteur clé, à l'avenir assuré.



CAP ou BP de ELECTROTECHNIQUE

Passez un examen officiel et spécialisez-vous dans l'électricité pour vous mettre à votre compte dans peu de temps.



TECHNICIEN EN AGRONOMIE TROPICALE

Partez vivre sous le soleil en apprenant l'agronomie tropicale.



PROGRAMMEUR

Dialoguez avec l'ordinateur en choisissant ce métier passionnant et rémunérateur.



GARDE CHASSE

Travaillez au grand air protégé la nature et les animaux.



DEPANNÉUR EN ELECTROMENAGER

Travaillez au service après vente ou installez-vous à votre compte dans un secteur particulièrement dynamique.



SECRETAIRE ASSISTANTE VETERINAIRE

Vous adorez les animaux ? Alors soignez-les et vivez près d'eux.



ELEVEUR DE CHIENS

Rentabilisez un loisir ou installez-vous rapidement à votre compte à peu de frais.



ELEVEUR DE CHEVAUX

Faites de votre passion un vrai métier dans un secteur en pleine expansion.



VISITEUR VETERINAIRE

Un métier d'avenir pour ceux qui aiment l'indépendance, la médecine et les animaux.



DESSINATEUR D'ETUDE

Exploitez votre habileté manuelle et vos qualités de rigueur et de méthode.



CONDUCTEUR ROUTIER

Vous aimez conduire et voyager ? Préparez-vous à ce métier agréable et bien payé.



CAP de L'ELECTRONIQUE

Préparez cet examen et assurez-vous ainsi les meilleurs atouts pour commencer une solide carrière en électronique.



DESSINATEUR ASSISTANT D'ARCHITECTE

Soyez le collaborateur direct de l'architecte : traduisez ses esquisses en véritables plans d'exécution.



MONTEUR FRIGORISTE

Tirez profit du développement croissant de l'industrie du froid en choisissant ce métier.



DESSINATEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES

Vous aimez dessiner ? Alors créez vous-même les plans des maisons : votre métier vous passionnera.



DIESELISTE

Spécialisez-vous dans l'entretien, le dépannage et le réglage des véhicules diesel : ils sont de plus en plus nombreux.



ELECTROMECHANICIEN

Construisez le matériel électrique, électroménager, transformateurs, appareils de levage.



EBENISTE

Vous êtes sensible à la beauté du bois ? Devenez ébéniste : un métier d'art que vous pratiquerez avec amour et passion.



INSPECTEUR POLICE NATIONALE

En préparant ce concours, accédez à une situation aussi intéressante que variée (sécurité publique, renseignements généraux, police judiciaire, etc.)



OPERATEUR DE PRISE DE VUES

Optique, technique de la mise au point, de l'éclairage : devenez un parfait cameraman !



OPERATEUR DE PRISE DE SON

Si vous êtes sensible à la qualité du son, si la Hi-Fi vous intéresse, travaillez dans les maisons de disques, à la radio ou à la télévision.



CAP PHOTOGRAPHE

Pour trouver une nouvelle façon de vous exprimer, dépassez le stade du simple amateur.



CAPACITE EN DROIT

Sans le Bac, préparez chez vous la Capacité en Droit. Nombreux débouchés dans les domaines juridique et fiscal.



DECORATEUR ENSEMBLIER

Plus qu'un bricoleur, devenez un professionnel de la décoration et de l'aménagement des intérieurs.



ENQUETEUR POLICE

Sécurité politique, renseignements généraux, police judiciaire ou surveillance du territoire, les possibilités offertes par ce concours sont très vastes.

Pour chaque métier cité, nous préparons également à la plupart des CAP — BP — BTS correspondants.

POSSIBILITE
DE COMMENCER
VOS ETUDES
A TOUT MOMENT
DE L'ANNEE

UNIECO FORMATION groupement d'écoles spécialisées.
Etablissement privé d'enseignement par correspondance soumis au contrôle pédagogique de l'Etat.

BON POUR RECEVOIR GRATUITEMENT

et sans aucun engagement de votre part la documentation complète sur le métier qui vous intéresse.

Nos documentations, conçues par des spécialistes de l'orientation, vous donneront des renseignements complets, non seulement sur le métier que vous avez choisi, mais aussi sur toutes les carrières ou examens officiels s'y rapportant. Vous y découvrirez aussi le programme de chaque étude, les conditions pour y accéder, les débouchés offerts, etc.

Nom

Prénom

Rue

.....Code postal

Ville.....

Indiquez ci-dessous le métier qui vous intéresse

Avec l'accord de votre employeur, étude gratuite pour les bénéficiaires de la Formation Continue (loi du 16 juillet 1971).

UNIECO FORMATION


2945, route de Neufchâtel — 76025 ROUEN Cedex

RADIO PLANS

électronique

Loisirs

Sommaire n° 405 - août 1981

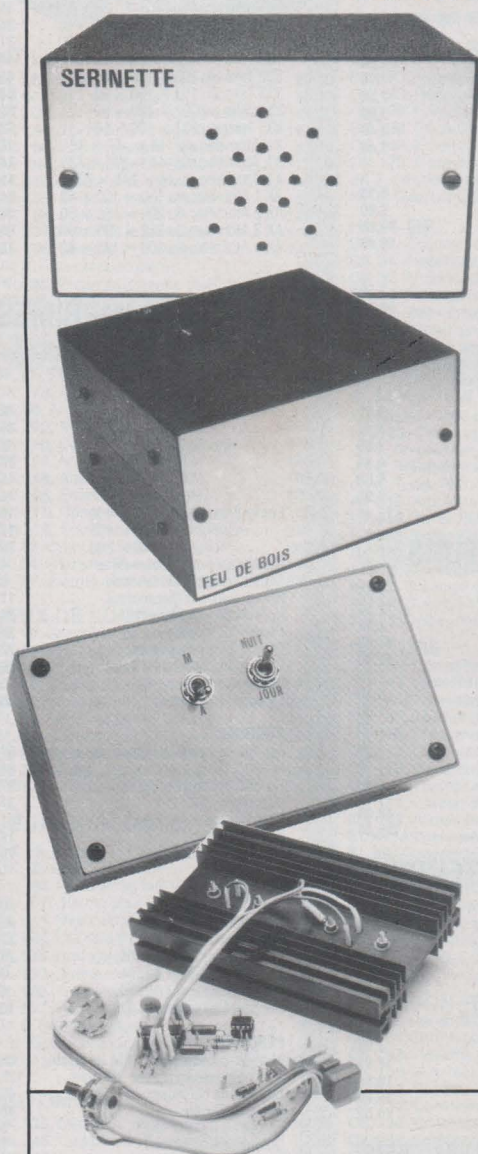

Réalisations

Générateur de signaux SOS et alarme auto	19
Générateur BF de puissance	26
Relais jour/nuit triphasé	31
D'autres sons étranges venus du SN 76477 N	35
Synthétiseur de fréquences (système RTC)	57
Préamplificateur d'antenne pour C.B.	64
Feu de bois électronique	67

Technique

Les bases de temps des oscilloscopes modernes	75
Le circuit intégré miroir de tension ICL 7660	85

Caractéristiques et équivalences des transistors

(code japonais)	17-18-83-84
Revue de la presse technique étrangère	42
Service circuits imprimés	44
Fiches techniques de 12 amplificateurs BF intégrés	45
C.B. : Premier festival de Nîmes	73
Informations nouveautés	89

Ont participé à ce numéro : Bruno Bencic, Jacques Ceccaldi, François De Dieuleveult, Claude Ducros, Bernard Duval, Patrick Gueulle, Dominique Jacovopoulos, François Jongbloët, André Lefumeux, René Rateau, Francis Rivère, Jean Sabourin.

Société Parisienne d'Édition
Société anonyme
au capital de 1 950 000 F
Siège social :

43, rue de Dunkerque, 75010 Paris
Direction-Rédaction-Administration-Ventes : 2
à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19 -
Tél. : 200.33.05

Radio Plans décline toute responsabilité quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n'engageant que leurs auteurs. Les manuscrits publiés ou non ne sont pas retournés. Les articles originaux publiés dans nos colonnes sont protégés par le copyright et ne peuvent donc faire l'objet d'une copie ou d'une fabrication dans un but commercial sans autorisation.

Président-Directeur Général
Directeur de la Publication
Jean-Pierre VENTILLARD
Directeur de la Rédaction
Jean-Claude ROUSSEZ
Rédacteur en chef
Christian DUCHEMIN
Courrier des Lecteurs
Paulette Groza

Ce numéro a été
tiré à 103 300 exemplaires

1980

Copyright © 1981
Société Parisienne d'Édition

Publicité : Société auxiliaire de publicité
70, rue Compans, 75019 Paris
Tél. : 200.33.05 C.C.P. 3793 - 60 Paris
Chef de publicité **Mlle A. DEVAUTOUR**

Abonnements :
2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris
France : 1 an **75 F** - Etranger : 1 an **115 F**

Pour tout changement d'adresse, envoyer la dernière bande accompagnée de 1 F en timbres.

IMPORTANT : ne pas mentionner notre numéro de compte pour les paiements par chèque postal.

fanatronic

35, rue de la Croix-Nivert
75015 PARIS
Tél. : 306.93.69

... c'est une marque de



TRANSISTORS

AC					
126	4,10	204 B	2,80	194	2,90
127	4,10	207 A	3,20	195	3,40
128	4,10	207 B	3,20	197	3,40
132	3,90	208	3,20	233	3,80
180 K	7,20	218 B	3,20	245	6,00
181 K	7,20	237 B	2,80	254	3,40
187 K	5,90	238 B	1,80	257	5,10
188 K	5,90	239 C	2,40	258	7,60
		253 B	3,40	259	7,60
AD		253 C	3,40		
149	14,40	307 A	3,40	BU	
161	7,70	307 B	3,40	109	28,40
162	7,70	308 A	2,40	BUX	
		308 B	2,60	37	69,70
		317 B	2,60	TIP	
124	6,30	318 C	2,60	31 B	8,80
125	4,90	328	2,90	32 B	8,80
126	4,70	407 B	4,20	2 N	
127	4,90	547 A	2,80	698	5,70
139	7,80	547 B	2,80	708	3,80
239	7,80	548	3,40	918	4,80
BC				1613	3,80
107 A	2,20	135	6,70	1711	3,80
107 B	2,20	136	5,20	1890	4,00
108 B	2,70	140	6,30	1893	4,40
108 C	2,70	233	7,20	2218 A	4,80
109 B	2,70	234	7,20	2219 A	4,70
109 C	2,70	235	7,20	2222 A	2,70
117	6,50	237	7,20	2369	4,10
126	7,40	238	7,20	2484	5,80
138	6,80	241 B	8,80	2646	7,20
140	5,50	242 B	8,80	2904 A	3,90
148	2,70			2905 A	3,90
157	2,60	BDX		2906 A	3,90
160	5,80	14	18,10	2907 A	3,90
170	2,60	18	27,60	2924	3,60
170 B	2,70			3053	4,90
170 C	2,80	BF		3054	9,60
171	2,80	115	6,50	3055	9,20
172 A	3,20	119	6,60	3819	3,60
172 B	3,20	167	3,90	3906	3,40
177 B	3,20	167	3,90	4416	9,60
178	2,80	173	4,70	5298	9,80
178 B	2,80	178	4,80	5457	7,90
179 B	3,00	179	6,90		
182 A	2,40	181	7,60		
187	5,10	184	4,50		

C.I. LINEAIRES ET SPECIAUX

SD 41 P Ampli Fi + demod.	19,20	TAA 611 C 11 Ampli BF 3,5 W	28,50
SD 42 P Mélangeur HF	19,20	TAA 621 A 12 Ampli BF	29,70
TL 081	6,20	TBA 641 A 12 Ampli BF 2 W	29,80
TL 082	8,40	LM 709 Ampli op.	7,90
TL 084	22,60	LM 710 Compateur de tension	7,90
UAA 170 Commande 16 LED	23,00	TBA 720 A	27,00
UAA 180 Commande 12 LED	23,00	LM 723 Régulateur de tension	12,20
TBA 231	24,00	TCA 730	38,00
ESM 231 N Ampli BF 18 W/24 V	38,50	TCA 740	28,80
TBA 240 B	22,20	LM 741 Ampli op.	5,60
LM 301 Ampli op.	4,80	LM 747 Double ampli op.	11,30
LM 305 H	11,30	TCA 750	27,50
LM 307 N	10,70	TCA 760	20,30
LM 308 N	13,00	TBA 790 B	29,50
LM 310 N	32,40	TBA 800 Ampli BF 4,5 W/14 V	29,50
LM 311 N	17,10	TCA 830 S	19,10
LM 317 K	35,80	TBA 810 S Ampli BF 4,5 W/14 V	26,70
LM 318 N	25,50	TBA 820	12,00
LM 324	8,40	TCA 830 S	19,10
LM 377 Double ampli BF 2 x 2 W	26,20	TAA 861	14,10
LM 380 Ampli BF 2,5 W	23,00	TCA 940 Ampli BF 10 W	34,30
LM 381 Double préampli faibles bruit	23,60	TDA 1042 Ampli BF 10 W/14 V	32,40
LM 382 N	28,70	TDA 1045 Ampli BF 1,5 W/9 V	17,00
LM 386 N	12,00	MC 1310 Décodeur FM stéréo	29,30
LM 387 Double préampli faibles bruit	12,30	TDA 2002 Ampli BF 15 W/14 V	24,00
LM 391 N	24,50	TDA 2020 Ampli BF 20 W	30,00
TBA 400	25,30	XR 2206 Générateur de signaux	56,60
TCA 440	21,40	XR 2240 Timer programmable	38,70
NE 543 K	38,40	LM 3900 Quadruple ampli op.	11,90
TAA 550	7,40		
NE 555 Timer universel	4,80		
NE 556 Double timer universel	13,60		
SFC 606 Temporisateur de puiss.	13,80		
TAA 611 A 12 Ampli BF 2 W	22,40		

TTL

7400	2,40	7451	3,20	74128	6,70
7401	2,40	7453	2,50	74132	7,90
7402	2,40	7454	2,40	74141	19,60
7403	2,40	7460	2,40	74145	11,60
7404	2,50	7470	5,40	74147	19,50
7405	2,90	7472	3,80	74148	13,70
7406	3,90	7473	5,40	74150	13,70
7407	3,90	7474	4,60	74151	7,80
7408	2,90	7475	4,90	74153	7,80
7409	2,90	7476	4,60	74154	16,20
7410	2,90	7480	10,20	74155	9,40
7411	2,90	7481	10,60	74156	9,40
7412	5,10	7482	12,60	74157	9,40
7413	4,00	7483	9,70	74158	18,70
7414	9,30	7484	17,70	74159	21,90
7415	7,20	7485	11,80	74160	12,00
7416	3,60	7486	4,20	74161	12,00
7417	3,60	7490	5,60	74162	12,00
7420	2,50	7491	8,40	74163	12,00
7421	4,30	7492	6,80	74164	12,00
7422	4,30	7493	6,80	74165	15,20
7423	3,20	7494	9,30	74166	13,20
7425	4,20	7495	8,20	74173	17,50
7426	3,90	7496	10,60	74174	7,70
7427	3,90	74100	16,80	74175	15,40
7428	4,50	74104	9,70	74176	9,20
7430	2,40	74105	9,70	74178	19,30
7432	3,80	74107	4,80	74179	19,30
7433	7,20	74109	6,30	74180	7,40
7437	3,60	74110	6,70	74182	8,20
7438	3,60	74111	12,40	74184	18,30
7439	3,80	74115	14,90	74185	18,30
7440	2,60	74116	19,00	74190	13,20
7442	6,30	74118	17,10	74191	13,20
7443	11,20	74119	28,20	74192	13,20
7444	11,20	74120	16,90	74193	12,00
7445	13,00	74121	5,20	74194	13,20
7446	13,00	74122	5,80	74195	12,70
7447	8,20	74123	6,50	74196	12,70
7448	11,70	74125	5,80	74197	12,70
7450	2,40	74126	5,80	74198	23,20
				74199	23,20

CMOS

4000	2,50	4025	2,90	4068	12,20
4001	3,40	4026	23,70	4069	4,80
4002	2,50	4027	7,20	4070	6,10
4007	2,90	4028	10,80	4071	3,60
4008	14,30	4029	14,30	4072	3,60
4009	7,80	4030	6,00	4073	3,60
4010	7,80	4035	15,20	4075	3,60
4011	3,50	4040	12,30	4078	3,60
4012	2,90	4042	13,00	4081	3,60
4013	6,00	4044	14,60	4082	3,60
4015	15,20	4046	16,50	4093	11,80
4016	6,20	4047	12,80	4098	18,00
4017	15,20	4049	7,40	4511	22,50
4020	17,20	4050	7,40	4518	23,90
4021	13,50	4051	16,20	4520	23,50
4023	2,90	4060	17,80	4526	21,70
4024	11,30	4066	7,40	4528	16,90

LS

74 LS 00	2,80	75	9,40	174	21,60
04	3,80	123	11,00	192	15,80
08	4,10	139	13,30	193	15,80
11	5,20	155	13,70	221	12,80
14	14,60	156	21,20	257	14,20
20	5,10	157	12,50	273	16,50
30	5,10	163	16,50	367	16,10
32	6,90	165	22,90	368	12,10
74	7,40	173	21,80	378	21,60

RÉGULATEURS - THYRISTORS

Régulateurs positifs 5 V, 12 V, 15 V	
— 1,5 A, boîtier TO 3	24,00
— 1 A, boîtier TO 20	12,00
Régulateurs négatifs 5 V, 12 V, 15 V	
— 1,5 A, boîtier TO 3	27,00
— 1 A, boîtier TO 220	15,00

DIODES - PONTS - TRIACS

DIODES

OA 90/OA 95 germanium	1,50
1 N 4148/1 N 914 commutation	0,90
1 N 4004 usage général 1 A-400 V	1,20
1 N 4007 usage général 1 A-1 000 V	1,70
A 14 U redressement 2 A-50 V	2,30
BY 251 redressement 3 A-100 V	3,60
Zener 0,4 W	2,40
Zener 1 W	3,40

PONTS

1 A - 200 V	5,10
4 A - 200 V	9,60
5 A - 80 V	10,50
10 A - 200 V	19,40

TRIACS

Triac 8 A, 400 V	7,50
Triac 10 A, 400 V	10,00
Diac 32 V	3,90

FILS

Fil de câblage souple, le m	0,60
Fil plat pour H.-P., le m	2,10
Fil 1 blindage/1 cond., le m	2,30
Fil 2 blindage/2 cond., le m	3,70
Fil 1 blindage/4 cond., le m	5,60
Fil nappe 12 cond., le m	8,90
Fil nappe 16 cond., le m	13,40

CONNECTEURS

Cinch mâle	2,50
Cinch femelle	2,50
Cinch socle	2,50
Grip fil miniature	12,50
Grip fil Kleps 30	22,00
Pince croco Ø 4 nue	1,20
Pince croco Ø 4 isolée	3,40
Pince croco mini	1,90
Fiche banane Ø 4	2,00
Douille banane Ø 4	1,50
Fiche banane Ø 2,5	2,40
Douille banane Ø 2,5	2,20
Pointes de touche, paire	14,80
Jeu 10 rallonges croco	18,00
Plaquette d'essai 500 points	135,00

COMMUTATEURS

Inter unipolaire 6 A/Ø 12	5,80
Inverseur unipolaire 5 A/Ø 12	6,60
Inverseur unipolaire miniature	9,90
Inverseur bipolaire miniature	11,90
Inverseur bipolaire min. 3 pos.	15,30
Inverseur à glissière bipolaire	2,40
Interrupteur bipolaire à poussoir	7,30
Poussoir miniature travail	2,80
Poussoir miniature repos	3,00
Commutateur rotatif 1 C/12 P	10,00
Commutateur rotatif 2 C/6 P	10,00
Commutateur rotatif 3 C/4 P	10,00
Commutateur rotatif 4 C/3 P	10,00

C.I. MICROPROCESSEURS - OPTO-ELECTRONIQUE - CONDENSATEURS - RESISTANCES - POTENTIOMETRES - BOUTONS - VOYANTS - RADIATEURS - TRANSFORMATEURS - JACKS - FICHES DIN - RELAIS - H.-P. - ALIMENTATION OUTILLAGE - ALARME - MICRO - LIVRES - INFORMATIQUE

JEUX DE LUMIERE

Modulateur 3 voies, complet, avec coffret	
— en kit	175,00
— assemblé	232,00
Modulateur 3 voies avec micro	
— assemblé	296,00
Rampe lumineuse 3 spots	119,00
Ampoule lumière noire 60 W/220 V	30,00
Ampoule 75 W colorée	11,00
Gradateur ST 12, assemblé	115,00

COFFRETS

P/1 Teko plastique 80 x 50 x 30	10,50
P/2 Teko plastique 105 x 65 x 40	15,50
P/3 Teko plastique 155 x 90 x 50	25,00
P/4 Teko plastique 210 x 125 x 70	37,00
363 Teko plastique pupitre L 215	44,00
332 Teko alu 102 x 100 x 60	42,00
333 Teko alu 153 x 100 x 60	53,00
334 Teko alu 202 x 100 x 60	64,00
335 Teko alu 237 x 100 x 60	72,00
2 L Atomélec alu 44 x 57 x 72	12,00
3 L Atomélec alu 44 x 102 x 72	14,00
4 L Atomélec alu 44 x 140 x 72	16,00
AK 1 Atomélec alu 150 x 160 x 60	51,00
AK 2 Atomélec alu 200 x 160 x 60	55,00
AK 3 Atomélec alu 250 x 195 x 60	66,00
AK 4 Atomélec alu 300 x 195 x 80	73,00

CB

les plus grandes marques !
TRANSCEIVERS - AMPLIS -
ANTENNES - ACCESSOIRES
 consultez-nous...

**PRESIDENT « VINCENT »**

22 canaux, 2 watts

PRIX : 790 F etAUX 100 PREMIERS ACHETEURS
1 calculatrice de poignet en kit

DEPOSITAIRE
 DES CIRCUITS IMPRIMES
 NECESSAIRES AUX MONTAGES
 RADIO-PLANS

CATALOGUE 81 40 pages de matériel disponible,
 envoi contre 6 timbres à 1,40 F.

OUVERT en AOUT
 sauf du 15 au 23

UTILITAIRE

EL 122. Passe vue automatique	85,00
OK 5. Inter à effilement	83,30
OK 23. Antimoustique à ultra-sons	87,20
OK 64. Thermomètre digit. 0-99 °C	191,10
OK 84. Interphone à fil - 2 p.	93,10
OK 104. Thermostat 0-100 °C	112,70
OK 110. Détecteur de métaux	155,80
OK 115. Ampli de téléphone	83,30
OK 166. Carillon 9 tons	125,00
UK 233. Préampli antenne AM/FM	107,00
UK 780. Détecteur de métaux	245,00
JK 8. Inter crépusculaire	95,00
HF 385. Préampli antenne VHF/UHF	97,70
HF 395. Préampli antenne AM/FM	40,00
KN 3. Ampli de téléphone	70,00

ALARME

JK 11. Sirène modulante 8 W (sans HP)	99,00
OK 78. Antivol action retardée	112,70
OK 80. Antivol automobile	87,20
OK 92. Antivol auto retardé	102,90
OK 140. Centrale d'alarme maison	345,00
OK 154. Antivol pour moto	125,00
OK 158. Antivol auto par FM	195,00
OK 168. Emetteur infrarouge	125,00
OK 170. Récepteur infrarouge	155,00
OK 175. Transmetteur téléphonique	225,00
EL 15. Centrale d'alarme maison	280,00
EL 34. Barrière ultra-son	165,00
EL 37. Alarme ultra-son Doppler	230,00

JEUX DE LUMIERE

EL 9. Gradateur de lumière	39,00
EL 10. Modulateur 3 canaux	95,00
EL 12. Modulateur 3 c. + négatif	125,00
EL 19. Chenillard 8 canaux	220,00
EL 23. Chenillard 8 c., 10 programmes	390,00
EL 40. Stroboscope 150 joules	150,00
EL 46. Stroboscope 300 joules	250,00
EL 62. Préampli micro modulateur	58,00
EL 71. Modulateur 3 c. à micro	129,00
KP 4. Modulateur 3 canaux	80,00

JEUX-HORLOGES

OK 9. Roulette à 16 LED	126,40
OK 10. Dé-electronique	57,80
EL 66. Horloge digitale (h-mn)	129,00
EL 67. Alarme pour EL 66	36,00
EL 114. Base temps 50 Hz	78,00
EL 126. Horloge digitale (h-mn)	79,00
EL 128. Horloge digitale. Alim. 12 V	124,00
EL 130. Sirène multiple	88,00
EL 135. Truqueur de bruitage	230,00
EL 137. Horloge pour cde ext.	99,00
JK 9. Sirène modulée	77,00
KN 23. Horloge digitale (h-mn)	149,00
KP 11. Horloge 220 V à alarme	95,00

AUTOMOBILE

OK 35. Détecteur de verglas	67,60
OK 46. Cadenceur d'essuie-glaces	73,50
OK 113. Compte-tours digital	191,10
EL 30. Ampli 15 W pour auto	99,00
UK 707. Cadenceur d'essuie-glaces	138,00
UK 875. Allumage électronique	231,80

MUSIQUE

OK 82. Mini-orgue électronique	63,70
EL 94. Préampli guitare	68,00
EL 101. Equalizer 6 fréquences	125,00
EL 140. Unité de réverbération	150,00
UK 716. Table mixage 3 voies stéréo	371,00

MINUTERIES-TEMPORISATEURS

OK 116. Compte-rose 0-3 mn	102,90
OK 156. Temporisateur digit. 0-40 mn	255,00
EL 97. Temporisateur digit. 0-40 mn	145,00
EL 134. Minuterie digit. insolation	190,00
EL 142. Timer à microprocesseur	450,00
JK 10. Compte-rose 2-60 sec.	112,00

COMMANDE A DISTANCE

OK 83. Emetteur 27 MHz (1 canal)	63,70
OK 89. Récepteur 27 MHz (1 canal)	87,20
OK 106. Emetteur ultra-sons	83,30
OK 108. Récepteur ultra-sons	93,10
OK 168. Emetteur infra-rouge	125,00
OK 170. Récepteur infra-rouge	155,00
JK 7. Décodeur radio-commande 2 c.	135,00
KP 9. Clap contrôle à mémoire	75,00

HI-FI-BF

OK 28. Contrôle tonalité stéréo	102,90
OK 31. Amplificateur 10 W eff.	97,00
OK 32. Amplificateur 30 W eff.	126,40
OK 50. Préampli stéréo RIAA	53,00
OK 62. Vox-control	93,10
OK 76. Mixeur stéréo 8 voies	240,10
OK 79. Amplificateur 2 x 5 W eff.	116,60
OK 99. Préampli micro	38,20
OK 139. Amplificateur 15 W eff.	109,00
EL 53. Ampli 6 W	61,00
EL 65. Vu-mètre stéréo	89,00
UK 173. Compresseur de dynamique	113,00
JK 1. Amplificateur 0.5 W	84,00
JK 2. Préampli micro	73,00
JK 4. Tuner FM	126,00
AF 310. Amplificateur 15 W eff.	109,00
HF 310. Tuner FM - 5 µV	184,00
HF 325. Tuner FM - 2 µV	310,00
HF 330. Décodeur FM stéréo	110,00
KN 12. Amplificateur 2 W eff.	58,00
KN 13. Préampli mono RIAA	42,00
KN 14. Contrôle tonalité mono	43,00
KN 24. Crête-mètre à LED	120,00

MESURE

OK 39. Convertisseur 12 V/9 V-0.3 A	67,60
OK 41. Unité de comptage 2 digits	122,50
OK 45. Alimentation 3-24 V/1 A	151,90
OK 57. Testeur de transistors	53,90
OK 86. Fréquence-mètre digital	244,00
OK 117. Commutateur oscillo. 0-1 MHz	155,80
OK 123. Générateur BF 1 Hz-400 kHz	273,40
OK 129. Traceur courbes transistors	191,10
OK 141. Chrono digital	195,00
OK 149. Alimentation 0-24 V/2 A	289,00
EL 49. Alimentation 3 à 24 V/1.5 A	140,00
EL 59. Alimentation 5 à 15 V/0.5 A	89,00
EL 91. Fréquence-mètre digital	245,00
EL 99. Comp. digit. 0-999	180,00
EL 104. Capacimètre digital	210,00
EL 131. Générateur 5 Hz/500 kHz	190,00
UK 406. Signal-tracer	344,00
UK 562. Testeur de transistors	237,00
JK 3. Générateur BF 20 Hz-20 kHz	148,00

EMISSION-RECEPTION


EL 145. Récepteur VHF 26/200 MHz	110,00
OK 81. Mini-récepteur PO-GO	57,80
OK 93. Préampli antenne auto	38,20
OK 105. Mini-récepteur FM	57,80
OK 122. Récepteur VHF 26-200 MHz	125,00
OK 134. Convertisseur 144 MHz/FM	109,00
OK 136. Récepteur 27 MHz	125,00
OK 152. Emetteur FM 144 MHz	255,00
OK 163. Récepteur AM aviation	255,00
UK 177. Récepteur de trafic (police)	255,00
UK 232. Ampli ant. auto	83,00
UK 502. Mini-récepteur PO-GO	118,00
UK 355. Emetteur FM - 60-140 MHz	219,00
UK 527. Récepteur VHF 110-150 MHz	279,00
UK 573. Récepteur pocket AM-FM	245,00
JK 5. Récepteur 27 MHz	129,10
JK 6. Emetteur 27 MHz	120,00
HF 65. Micro-emetteur FM	46,00
HF 305. Convertisseur 144 MHz/FM	175,00
HF 375. Mini-récepteur FM	52,00
KP 10. Mini tuner FM	54,00

Comment lire nos références

OK = Office du Kit
 EL = Elco-Electrome
 UK = Amtron
 AF, JK, HF = Josty
 KN = IMD
 KP = Kit Pack/
 Electrome

BI-KITS

modules HI-FI

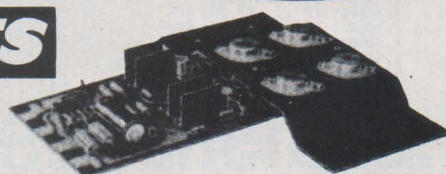**AL 250****AMPLI 125 W****375 F**

Etudié pour la sonorisation, les discothèques, etc., il est protégé contre les surcharges et les courts-circuits. Utiliser un transfo 55 V/125 W par module. Circuit époxy, taux de distorsion inférieur à 0,1 %.

AL 120**AMPLI 60 W****215 F**

Particulièrement étudié pour la hifi domestique, il présente de remarquables performances. Raccordé au tuner 450, au pré-amplificateur PA 100 et à de bonnes enceintes, il permet de constituer une chaîne de qualité.

AL 60 : 85 F**AMPLI 25 ET 35 W/8 Ω****AL 80 : 145 F**

Présentant un taux de distorsion inférieur à 0,1 %. Alimentation de deux AL 60 ou de deux AL 80 par le module SPM 80, transfo 40 V/72 W.

PA 200**PRE-AMPLI STEREO****280 F**

Avec contrôle de tonalité il constitue l'unité d'entrée des amplis stéréo et ensembles audio. Il comporte 6 touches de sélection pour le choix de l'entrée. 2 filtres graves et aigus, et une sortie magnétophone. Circuit imprimé époxy 8 transistors à faible bruit. Face avant disponible.

S 450**TUNER FM STEREO phase lock-loop****395 F**

Permet la pré-sélection de 4 stations. Réglage rapide par 4 boutons. Equipé d'une diode d'accord Varicap, d'un étage d'entrée à FET, et d'un indicateur stéréo à LED.

A utiliser avec tous les équipements audio. Alimentation si nécessaire par transfo 18 V/5 W et composants de redressement.

ALIMENTATIONS STABILISEES**TRANSFORMATEURS**

TYPE	MODULES ALIMENTES	PRIX	18 V/5 W	S 450	39,80 F
SPM 80	2 x AL 60	79,00 F	24 V/24 W	STEREO 30	59,60 F
SPM 120/55	2 x AL 80	105,00 F	40 V/72 W	2 x AL 60 ou 2 x AL 80 ou 1 x AL 120	98,00 F
SPM 120/65	2 x AL 120 ou 1 x AL 250	105,00 F	55 V/120 W	2 x AL 120 ou 1 x AL 250	134,00 F

... et pour habiller vos montages
COFFRETS EN TECK DISPONIBLES

fanatronic

35, rue de la Croix-Nivert,
 75015 PARIS - Tél. 306.93.69

... c'est une marque de JCS

Veuillez me faire parvenir

- ☐ Documentation BI-KITS, ci-joint 2 timbres à 1,40 F
☐ Catalogue FANATRONIC, ci-joint 6 timbres à 1,40 F
☐ Le matériel suivant

Frais de Port : ajouter 20 F jusqu'à 1 kg, 30 F jusqu'à 5 kg

Nom

Adresse

Code postal

Ville

A TOULOUSE, ALBI

S HUNT RADIO
117 route d'Albi, 31200 TOULOUSE
(61) 48 34 02

LE MILLE PATTES
7 rue du sel, 81000 ALBI
(63) 54 86 66

transistors			C. MOS			National			MOTOROLA		
AC 125	2,20	BF 253	3,00	4000	2,50	7454	2,20	INS 8295N	272,80	MRF 450	120,00
AC 126	2,20	BF 324	3,00	4001	2,50	7460	2,20	INS 8060	107,60	MRF 475	30,10
AC 127	2,20	BF 337	3,00	4002	2,50	7470	4,00	INS 8070: nous consul		MC 1469	23,70
AC 128	2,20	BF 343	3,20	4006	11,00	7472	3,00	LM 111 H	37,50	MC 3302 P	6,00
AC 129	2,20	BF 451	2,30	4007	2,50	7474	3,00	LM 301 AN	3,25	MHO 4014	100,00
AC 130	2,20	BF 457	2,50	4008	11,00	7475	4,00	LM 301 AH	8,50	MC 14411	65,00
AC 131	2,20	BF 458	2,50	4009	4,00	7476	3,20	LM 305 AH	25,70	MC 6800	60,00
AC 132	2,20	BF 459	2,50	4010	4,00	7477	3,00	LM 307 N	4,50	MC 6802	100,00
AD 149	9,00	BF 494	2,50	4011	2,50	7478	3,00	LM 307 H	9,50	MC 6821	50,00
AD 161	5,50	BFY 55	4,50	4012	2,50	7479	3,00	LM 311 H	10,50	MC 6850	48,00
AD 162	5,50	BFY 90	8,00	4013	4,00	7480	3,00	LM 324 N	5,50	MC 6871 A 1	120,00
AF 106	4,50	BDY 27	7,50	4014	10,00	7481	3,00	LM 339 N	5,70	MC 6871 A 2	120,00
AF 114	9,50	BDY 18	12,00	4015	10,00	7482	3,00	LM 349 N	10,50	MC 6810	30,00
AF 115	9,50	BDY 20	12,00	4016	4,00	7483	3,00	LM 358 N	5,50	S T 26	14,00
AF 116	9,50	BDY 14	12,50	4017	10,00	7484	3,00	LM 360 H	41,00	S T 28	15,00
AF 117	9,50	BDY 16	16,80	4018	11,00	7485	3,00	LM 361 N	22,80	S T 96	10,00
AF 121	4,50	BRY 55	3,50	4019	11,00	7486	3,00	LM 376 N	4,60	S T 97	10,00
AF 124	3,50	BUX 10	58,00	4020	11,00	7487	3,00	LM 381 N	17,50	S T 98	15,00
AF 125	3,50	BUX 11	58,00	4021	11,00	7488	3,00	LM 386 N	9,10		
AF 126	3,50	BUX 12	58,00	4022	11,00	7489	3,00	LM 387 N	10,80		
AF 139	5,50	BUX 13	58,00	4023	2,50	7490	3,00	LM 391 N	10,30		
AF 201	8,50	BUX 14	58,00	4024	8,50	7491	3,00	LM 567 CN	11,40	AY 5 1013 HR	360,00
AF 239	5,50	BUX 25	58,00	4025	2,50	7492	3,00	LM 709 CN	5,70	AY 5 2376	100,00
AF 279	7,50	BUX 23	78,00	4026	2,50	7493	3,00	LM 723 CN	6,50	AY 5 3600	92,00
ASZ 15	14,00	J 204	3,50	4027	5,00	7494	3,00	LM 747 CN	6,50	RO 3 2513	102,00
ASZ 18	13,00	J 300	5,00	4028	10,00	7495	3,00	LM 748 CN	4,90	AY 5 9151 A	110,00
AU 103	12,00	MJ 900	13,50	4029	10,50	7496	3,00	LM 1496 N	9,80	AY 5 9158	67,00
AU 104	12,00	MJ 1000	15,00	4030	6,00	7497	3,00	LM 1820 N	13,10	AY 5 8120	92,00
BC 107	2,20	MJ 2955	10,00	4031	18,00	7498	3,00	LM 1909 N	8,10	AY 5 1013	65,00
BC 108	2,20	MJ 3055	9,50	4032	28,00	7499	3,00	LM 2907 N	20,50	AY 1 0212	90,00
BC 109	2,20	MJ 15001	27,50	4033	18,00	7500	3,00	LM 3909 N	8,10	AY 1 1320	52,00
BC 140	5,00	MJ 15002	29,00	4034	28,00	7501	3,00	LF 255 H	30,60	AY 3 1350	92,00
BC 141	5,00	MJ 15015	13,50	4035	8,70	7502	3,00	LF 356N	9,50	AY 5 1015	65,00
BC 143	5,00	MJ 15016	16,00	4036	16,00	7503	3,00	LF 357N	9,90	AY 5 1224	30,20
BC 160	4,50	MJE 2955	13,50	4037	3,40	7504	3,00				
BC 161	4,50	MJE 3055	11,50	4038	3,40	7505	3,00				
BC 184	3,20	MPSA 13	2,30	4039	3,40	7506	3,00				
BC 212	2,50	MPSA 42	2,40	4040	3,40	7507	3,00				
BC 213	2,50	MPSA 65	2,30	4041	3,40	7508	3,00				
BC 237	1,20	MPSA 92	3,10	4042	3,40	7509	3,00				
BC 238	1,50	MPSL 01	2,30	4043	3,40	7510	3,00				
BC 307	1,50	MPSL 51	2,60	4044	3,40	7511	3,00				
BC 308	1,50	MRF 450	120,00	4045	3,40	7512	3,00				
BC 327	1,20	MRF 475	30,10	4046	3,40	7513	3,00				
BC 328	1,50	TIP 29	3,90	4047	3,40	7514	3,00				
BC 337	1,20	TIP 30	4,50	4048	3,40	7515	3,00				
BC 338	1,20	TIP 31	4,50	4049	3,40	7516	3,00				
BC 408	0,35	TIP 32	4,50	4050	3,40	7517	3,00				
BC 516	3,50	TIP 33	6,50	4051	3,40	7518	3,00				
BC 517	3,50	TIP 34	7,65	4052	3,40	7519	3,00				
BC 546	0,85	TIP 47	6,00	4053	3,40	7520	3,00				
BC 547	0,85	TIP 49	7,50	4054	3,40	7521	3,00				
BC 548	0,85	TIP 50	9,00	4055	3,40	7522	3,00				
BC 549	0,85	TIP 122	8,20	4056	3,40	7523	3,00				
BC 556	1,10	TIP 135	11,00	4057	3,40	7524	3,00				
BC 557	1,00	TIP 147	21,00	4058	3,40	7525	3,00				
BC 558	1,00	TIP 2955	9,50	4059	3,40	7526	3,00				
BC 559	1,00	TIP 3055	7,80	4060	3,40	7527	3,00				
BD 135	2,70	40409	10,90	4061	3,40	7528	3,00				
BD 136	2,90	40410	11,50	4062	3,40	7529	3,00				
BD 137	2,90	2N 406	1,50	4063	3,40	7530	3,00				
BD 139	3,00	2N 709	2,00	4064	3,40	7531	3,00				
BD 140	3,20	2N 914	4,00	4065	3,40	7532	3,00				
BD 149	3,50	2N 918	4,30	4066	3,40	7533	3,00				
BD 142	8,50	2N 1613	2,20	4067	3,40	7534	3,00				
BD 165	4,50	2N 1711	2,20	4068	3,40	7535	3,00				
BD 166	4,50	2N 1993	2,20	4069	3,40	7536	3,00				
BD 175	3,50	2N 2222	2,50	4070	3,40	7537	3,00				
BD 176	6,50	2N 2369	2,50	4071	3,40	7538	3,00				
BD 177	6,50	2N 2646	5,50	4072	3,40	7539	3,00				
BD 178	6,50	2N 2904	2,50	4073	3,40	7540	3,00				
BD 208	15,00	2N 2905	2,50	4074	3,40	7541	3,00				
BD 230	4,20	2N 2907	2,20	4075	3,40	7542	3,00				
BD 233	5,00	2N 2926	3,60	4076	3,40	7543	3,00				
BD 234	5,00	2N 3053	3,00	4077	3,40	7544	3,00				
BD 232	5,30	2N 3054	8,00	4078	3,40	7545	3,00				
BD 375	5,00	2N 3055(40)	5,20	4079	3,40	7546	3,00				
BD 376	5,00	2N 3055(80)	7,00	4080	3,40	7547	3,00				
BD 379	5,00	2N 3055(H)	8,50	4081	3,40	7548	3,00				
BD 383	6,50	2N 3553	16,00	4082	3,40	7549	3,00				
BD 434	6,50	2N 3684	12,00	4083	3,40	7550	3,00				
BD 505	6,90	2N 3702	3,50	4084	3,40	7551	3,00				
BD 678	9,70	2N 3715	18,00	4085	3,40	7552	3,00				
BD 601	15,00	2N 3819	4,00	4086	3,40	7553	3,00				
BD 602	15,00	2N 3820	7,60	4087	3,40	7554	3,00				
BF 115	4,00	2N 3823	10,90	4088	3,40	7555	3,00				
BF 167	4,00	2N 4304	2,20	4089	3,40	7556	3,00				
BF 173	4,00	2N 4391	9,80	4090	3,40	7557	3,00				
BF 195	3,50	2N 4392	9,80	4091	3,40	7558	3,00				
BF 198	2,50	2N 4416	9,00	4092	3,40	7559	3,00				
BF 199	2,50	2N 5192	11,00	4093	3,40	7560	3,00				
BF 200	3,50	2N 5195	9,30	4094	3,40	7561	3,00				
BF 224	2,50										



Devenez celui que l'entreprise recherche.

Le choix d'une carrière nécessite un conseil individuel sérieux. Grâce à l'expérience acquise depuis de nombreuses années, les conseillers de l'Institut Privé Control Data sont qualifiés pour examiner votre cas personnel et pour vous orienter face à un marché du travail où les offres sont permanentes pour les vrais professionnels, même débutants.

Les Instituts Control Data

Depuis plus de 15 ans, dans le monde entier, les Instituts Control Data ont pour vocation de former des professionnels aux carrières de l'informatique. Cette formation, à titre privé, est une rare opportunité offerte par un grand constructeur, qui contribue ainsi d'une manière importante au développement continu de l'industrie informatique.

De très nombreux séminaires Control Data sont ouverts dans le monde chaque année.

Tous les Instituts Control Data fonctionnent sur le même modèle. C'est la preuve du succès de cette formule originale mais sûre.

Les relations industrielles

Control Data est en contact permanent avec les entreprises qui utilisent l'informatique ou

fabriquent et entretiennent des calculateurs.

Cette connaissance des marchés permet d'assurer une formation toujours adaptée aux besoins en spécialistes recherchés. Ainsi, en rendant nos élèves immédiatement opérationnels, ils obtiennent un taux de placement exceptionnel à Paris et en province.

La formation

Elle est intensive et de grande qualité. Nous obtenons ce résultat en privilégiant la pratique et la technique. Pas de superflu : tout ce qui est enseigné est directement utilisable. La diversité des produits et des matériels expérimentés (C.D.C. et I.B.M.) ouvre à nos élèves le plus large éventail d'employeurs.

Les métiers

Les deux formations principales offertes : la programmation et l'entretien des calculateurs, sont à la base de tous les métiers de l'informatique, car elles concernent les aspects fondamentaux qui permettent de maîtriser cette technique en profondeur.

Les techniciens

de la programmation

Ils connaissent les langages utilisés par les ordinateurs afin

d'exécuter une tâche donnée : paye, gestion d'un stock, etc. Seuls de nombreux travaux pratiques permettent d'acquérir le professionnalisme, c'est-à-dire la maîtrise de l'outil. Sur nos ordinateurs (C.D.C., I.B.M.) les élèves sont confrontés aux problèmes réels. Ils deviennent vite des professionnels. Formation en 19 semaines.

Les techniciens de maintenance

Ce sont eux qui mettent au point, entretiennent, dépannent l'ordinateur. Ils ont une responsabilité importante, compte tenu de la valeur du matériel qu'ils ont entre les mains. Le technicien de maintenance est le spécialiste sur lequel toute l'installation repose. Formation en 26 semaines.

Dans l'une ou l'autre spécialité, notre enseignement vous donnera une vraie formation qui vous ouvrira l'avenir que vous souhaitez.

Nous sommes à votre disposition pour vous faire bénéficier d'un conseil d'orientation, sans engagement de votre part. Pour cela, prenez rendez-vous en téléphonant au : 340.17.30 à M. Régnier

**INSTITUT PRIVE
CONTROL DATA**
19, rue Erard 75012 Paris
Téléphone : 340.17.30



**Un grand constructeur
d'ordinateurs
peut vous former**

Demande de documentation

R

Nom :

Adresse :

.....

.....

COMPTOIR RADIO DE L'AMATEUR

CORAMA, 51, cours Vitton, 69006 LYON. Tél. (7) 889.06.35

celestial
international

AUDAX

SIARE

B 110
T 27

KEF

KITS

IMD
ELCO

ASSO

AKAI

BSI

CENTRAD 819

HAMEG

power

BECKMAN

VENTE PAR CORRESPONDANCE

MINIMUM D'ENVOI : 50 F

PAIEMENT PAR CHEQUE A LA COMMANDE
(Joindre un timbre pour la réponse).

CORAMA



GAR

VENTE PAR CORRESPONDANCE
53, rue Principale F-57590 VIVIERS/DELME
DISTRIBUTION ELECTRONIQUE

Expedition sous 3 jours. Nos prix s'entendent T.T.C.
Minimum d'envoi 100 FF. Frais de port et d'emballage
20 FF en sus. Règlement à la commande par cheque ou
mandat. Pour contre-remboursement joignez obligatoirement
30 % d'arrhes et songez aux frais supplémentaires P.T.T.

2N 3055	2N 1711	BC 170 B	BU 208
4,00 F	1,80 F	0,80 F	12,50 F

Le reducteur de bruit HIGH-COM en kit complet

LE KIT COMPLET
511,50 FF

HIGH-COM

livre avec un coffret TEKO AUS 22 face avant percée et gravée, une alimentation secteur et une cassette de mesure.

L'APPAREIL MONTE
598 FF



Fiche technique
Alimentation.....18 V
Consommation.....80 mA
Bande passante.....40 HZ-17 KHZ
Rapport signal bruit.....80 db
Sensibilité d'entrée env. 0,2 mV/KOH
Réduction souffle et parasites.....20 db
Taux de distorsion propre.....0,1 % à 1 KHZ

Une révolution pour
votre chaîne HiFi
et vos copies de K7

KITS COMPLETS DES MONTAGES DE «RADIO-PLANS»

Coffret plastique P3
155x90x30 17,00 F

EL 401 D. Booster 2 x 20 watts 185 F

EL 401 F. Antivol auto 75 F

EL 401 H. Minuterie secteur 48 F



SN 76477.....32F

AOUT

PENTASONIC EST OUVERT

PENTA 16

5, rue Maurice-Bourdet, 75016 PARIS — Sur le pont de Grenelle. Tél.: 524.23.16
Bus 70/72. Maison de l'ORTF — Métro : Charles-Michels

PENTA 13

10, bd Arago, 75013 PARIS — Tél.: 336.26.05 — Métro : Gobelins
Heures d'ouverture des magasins : du lundi au samedi inclus, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30.



ELECTRO-KIT

COMPOSANTS ET PRODUITS DE QUALITÉ

ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
le samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

TEL 942.77.00

..15KM AU SUD DE PARIS

ENTRE VILLENEUVE ST GEORGES ET BRUNOY

CENTRE COMMERCIAL "LA FORET"

Av. Charles de Gaulle
91230 MONTGERON

LÉGENDE: ● avec boîtier sérigraphié
○ déconseillé aux débutants

JEUX DE LUMIÈRE

DK12. Stroboscope 40 j. Vitesse réglable	120,00
DK13. Kit boîtier pour DK12 et DK14	60,00
DK14. Stroboscope 150 j. Vitesse réglable	160,00
DK51. Stroboscope 300 j. Vitesse réglable	218,80
DK17. Adaptateur micro pour moduleur	70,00
DK18. Moduleur 3 voies + général	95,00
DK19. Kit boîtier pour DK18	55,00
DK20. Moduleur 4 voies + général	117,00
DK21. Kit boîtier pour DK20	60,00
DK23. Moduleur "Micro" 3 voies + général	160,00
DK24. Kit boîtier pour DK23	55,00
DK25. Moduleur "Micro" 4 voies + général	182,00
DK26. Kit boîtier pour DK25	60,00
DK27. Chenillard 4 canaux vitesse réglable	165,00
DK28. Kit boîtier pour DK27	69,00
DK30. Chenillard 10 canaux programmable	246,50
DK62. Gradateur de lumière	59,80
OK194. Stroboscope alterné 2 x 40 j.	195,00
OK192. Moduleur chenillard 4 canaux vitesse réglable	225,00

ÉMISSION-RÉCEPTION

OK122. Récepteur VHF 26 à 200 MHz Super réaction (AL : 9 V) avec écouteur	125,00
DK74. Ampli BF 4,5 W pour OK122 ou autre kit (AL : 10 à 20 V)	60,00
OK74. Récepteur PO-60 à diodes	48,00
OK81. Récepteur PO-60 à transistors AL 4,5 V à 9 V	57,80
OK93. Préampli d'antenne autoradio AL 9 à 12 V	38,20
OK97. Convertisseur 27 MHz PO (AL : 9 V)	116,60
OK100. VFO pour la bande des 27 MHz (AL : 9 V)	93,10
OK101. Récepteur OC 10 à 80 mètres (AL : 9 V)	99,00
OK105. Mini-récepteur FM (AL : 9 V)	57,80
OK134. Convertisseur 144 MHz FM (AL : 9 V)	109,00
OK136. Récepteur 27 MHz à super réaction (AL : 9 V)	125,00
OK148. Ampli linéaire 144 MHz 40 W (AL : 12 V) ●	495,00
OK152. Émetteur FM 144 MHz 2,5 W (AL : 12 V) ●	255,00
OK159. Récepteur FM bande "Marine" avec HP F : 135 à 170 MHz super hétérodyne (AL : 12 à 13,5 V) ●	255,00
OK161. Amplificateur d'antenne 144 MHz (AL : 12 à 15 V)	125,00
OK163. Récepteur AM "Bande Aviation" avec HP F : 110 à 130 MHz super hétérodyne (AL : 12 à 13,5 V) ●	255,00
OK165. Récepteur AM "Bande Châlières" avec HP F : 1,6 à 2,8 MHz super hétérodyne (AL : 12 à 13,5 V) ●	255,00
OK167. Récepteur AM "Bande 27 MHz" 4 canaux avec HP Livré sans quartz super hétérodyne (AL : 12 à 13,5 V) ●	255,00
OK177. Récepteur FM "Bande Police" avec HP F : 68 à 88 MHz super hétérodyne (AL : 12 à 13,5 V) ●	255,00
OK179. Récepteur AM "Bande ondes courtes" avec HP super hétérodyne (AL : 12 à 13,5 V) ●	255,00
OK181. Décodeur de B.L.U. (AL : 12 à 13,5 V)	125,00
OK183. Émetteur 27 MHz AM livré sans quartz P : 2 W à 12 V (AL : 12 à 13,5 V) ●	255,00
DK83. Émetteur FM expérimental F : 60 à 145 MHz (AL : 4,5 à 40 V)	40,00
Antenne télescopique pour DK82 ou 83	18,00
DK82. Récepteur FM (pour DK83) F : 80 à 110 MHz (AL : 9 à 12 V) super réaction	51,80
OK58. Manipulateur électronique pour apprendre le morse (AL : 12 V)	87,20
DK31. Vox control (AL : 12 V) sortie sur relai	88,50
JK04. Tuner FM F : 87 à 108 MHz (AL : 9 V) Super hétérodyne ●	121,00
JK05. Récepteur 27 MHz avec quartz sortie 10 V Super hétérodyne (AL : 6 à 12 V) ●	128,20
JK06. Émetteur 27 MHz avec quartz 27,185 MHz P : 25 mW (AL : 9 à 12 V) ●	119,50

RADIO-COMMANDE

JK83. Émetteur de radio-commande 27 MHz, 1 canal	63,70
OK89. Récepteur de radio-commande 27 MHz, 1 canal sortie sur 1 relais (AL : 12 V)	87,20
DK43. Émetteur à ultra-sons (AL : 13,5 V)	82,80
DK44. Récepteur à ultra-sons sortie sur relais (AL : 9 V)	93,00
OK85. Émetteur de radio-commande de 2 à 4 canaux sur 27 MHz (AL : 9 V)	116,60
OK174. Récepteur de radio-commande 4 canaux sur 27 MHz (AL : 12) sortie sur 4 relais ○	225,00
OK168. Émetteur à infrarouges (AL : 9 à 12 V)	125,00
OK170. Récepteur à infrarouges (AL : 12 V) sortie sur relais	155,00

CONFORT-LOISIRS

DK84. Interphone à fil 2 postes avec 2 HP (AL : 9 V)	116,60
DK34. Temporisateur électronique 20 s. à 2,30 mm sortie sur relais (AL : 12 V)	79,80
DK10. Clignotant électronique à vitesse réglable sortie sur relais (AL : 12 V)	66,50
DK11. Compte-pose photo sortie sur relais (AL : 220 V)	79,80
OK141. Chronomètre digital de grande précision (AL : 4,5 V)	195,00
DK33. Déclencheur photo-électrique (AL : 12 V) sortie sur relais	88,50

DK52. Amplificateur de téléphone avec capt. et HP (AL : 9 à 13,5 V)	82,80
OK17. Horloge électronique heures/minutes/secondes 6 afficheurs (AL : 220)	244,00
OK23. Antimoustique à ultra-sons (AL : 4,5 à 9V)	87,20
OK110. Détecteur de métaux distance environ 15 cm (AL : 4,5 V) avec HP	155,80
OK64. Thermomètre digital de 0° à 99 °C avec capteur (AL : 4,5 à 5 V)	191,10
OK104. Thermostat électronique de 0 à 100 °C (AL : 14 à 16 V) sortie sur triac	112,70
OK182. Répondeur téléphonique (AL : 12 V)	225,00
OK185. Télécommande par téléphone permet de commander un appareil à distance (AL : 12 V)	225,00
OK166. Carillons 9 tons (AL : 6 V) avec HP	125,00
OK195. Thermostat pour chauffage solaire sortie sur relais (AL : 12 V)	125,00
OK193. Minuterie longue durée de 5 mn à 12 h sortie sur relais (AL : 12 V)	155,00
OK200. Commande d'asservissement de moteur pour panneaux solaires ou autre installation (AL : 12 V) sortie sur 2 relais	125,00
OK186. Posémètre pour agrandisseur sortie sur relais (AL : 9 V)	155,00
OK96. Passe-vues automatique pour diapositives sortie sur relais (AL : 12 V)	93,10
OK119. Détecteur d'approche sortie sur relais (AL : 12 V)	102,90
OK116. Compte-pose pour photographies (AL : 220V) sortie sur relais	102,90
OK10. Dé électronique à leds (AL : 4,5 V)	57,80
OK22. Labyrinthe électronique (jeu d'adresse) (AL : 4,5 V)	87,20
DK16. Minuterie réglable 10 secondes à 5 minutes sortie sur triac. (AL : 220 V)	79,80
OK15. Agaçeur électro-acoustique (AL : 13,5 V) avec HP	122,50
OK13. Détecteur d'arrosage pour plantes (AL : 4,5 V)	38,20
OK169. Alarme pour congélateur (AL : 12 V) sortie sur HP	125,00
OK156. Temporisateur digital de 0 à 40 mn (AL : 220 V) sortie sur relais	255,00
OK52. Sifflet automatique pour trains électriques (AL : 14 V) avec HP	73,50
OK53. Sifflet à vapeur pour locomotives miniatures (AL : 16 V) avec HP	122,50
OK3. Touch control à circuit intégré (AL : 12 V) sortie sur relais	77,40
OK5. Interrupteur ON/OFF à touch control sur secteur (AL : 220 V) sortie sur triac	83,30
JK10. Compte-pose photo sortie sur triac (AL : 220 V) ●	107,70
JK08. Allumage automatique de lumière. P : 400 W sortie sur triacs (AL : 220 V) ●	91,50

ALARME

DK48. Centrale multi-fonctions pour automobile sortie sur relais (AL : 12 V)	125,00
DK77. Antivol pour moto sortie sur relais (AL : 12 V)	125,00
DK58. Sirène police américaine (AL : 12 V)	65,00
DK59. Chambre de compression pour DK58	82,00
OK158. Antivol pour auto par liaison radio sortie sur relais et sortie antenne. Portée environ 200 m (AL : 12 V)	195,00
OK140. Centrale antivol pour appartement (AL : 13,5 V) sortie sur relais	345,00
OK175. Transmetteur téléphonique d'alarme (AL : 12 V)	225,00
OK164. Antivol d'auto pour phares supplémentaires (AL : 12 V)	125,00
OK160. Antivol temporisé à ultra-sons (AL : 12 à 13,5 V)	255,00
OK95. Serrure électronique codée avec temporisateur (AL : 12 V)	122,50
OK190. Veilleur sonore par téléphone permet d'écouter à distance par téléphone (AL : 12 V)	225,00
OK75. Antivol électronique avec alarme temporisée (AL : 12 V)	93,10
OK73. Antivol électronique simple avec alarme sonore	63,70

AUTOMOBILE

DK29. Cadenceur pour essuie-glaces (AL : 12 V) sortie sur relais	69,80
DK56. Indicateur de charge pour batterie 12 V (AL : 12 V)	62,50
OK19. Avertisseur de dépassement de vitesse programmable de 60 à 120 km/h (AL : 12 V)	146,00
OK113. Compte-tours électronique digital pour automobile de 0 à 9.900 tr/mn (AL : 6 ou 12 V)	191,10
OK35. Détecteur de verglas pour automobile (AL : 12 V)	67,60
DK80. Stroboscope auto-moto (AL : 12 V)	120,00
OK90. Avertisseur sonore d'anomalies de fonctionnement pour auto (AL : 12 V) avec HP	87,20
OK68. Commande automatique de feux de position 6 ou 12 V (AL : 6 ou 12 V)	68,70
OK107. Commande automatique de charge pour chargeur de batterie (AL : 6 ou 12 V) sortie sur triac	87,20
UK875. Allumage électronique à décharge capacitive ●	230,00

MESURE

DK79. Alimentation stabilisée 5 V - 0,5 A avec transformateur	86,50
DK75. Alimentation stabilisée 9 V - 100 mA avec transformateur	66,80
DK76. Alimentation stabilisée 12 V - 0,3 A avec transformateur	92,50
DK47. Alimentation de laboratoire 1 A réglable de 3 à 24 V avec transfo.	148,00
DK45. Alimentation de laboratoire 2 A réglable de 3 à 24 V avec transfo.	198,00

OK47. Disjoncteur électronique réglable 50 mA à 1 A (AL : 9 V)	93,10
OK57. Testeur de semi-conducteurs à lect. (AL : 4,5 V) sortie sur lect.	53,90
OK127. Pont de mesure R/C de 1 Ω à 10 M et 11 pF à 10 f	136,20
OK129. Traceur de courbes pour PNP et NPN (AL : 9 à 18 V) sortie sur oscilloscope	191,10
OK123. Générateur BF de 1 Hz à 400 KHz sinus, carré, triangle (AL : 220 V) sorties 0 à 24 V, TTL5 Vet synchro	273,40
OK86. Mini-fréquencemètre digital de 0 à 1 MHz (AL : 5 V)	244,00
OK138. Signal tracer BF/HF sortie HP (AL : 9 V)	175,00
OK145. Fréquencemètre numérique de 0 à 250 MHz avec rack et accessoires (AL : 220 V) ○●	985,00
OK125. Générateur d'impulsions (AL : 220 V) F : 0,015 Hz à 150 KHz en 6 gammes	244,00
OK176. Base de temps de 1 Hz à 1 MHz (AL : 5 V)	195,00
OK41. Unité de comptage décimal à 2 chiffres (AL : 5 V)	122,50
OK39. Convertisseur de tension entrée 12 V sorties 4,5 - 6 - 7,5 ou 9 V, 300 mA	67,60
OK40. Générateur de signaux carrés F : 1 KHz (AL : 9 V)	38,20
OK14. Sonde Multivoltmètre BF (AL : 9 V) entrées 10 et 100 mW	53,90

MUSIQUE

OK82. Mini-orgue électronique avec HP (AL : 4,5 V à 12 V)	63,70
OK88. Trémolo électronique (AL : 15 à 25 V)	97,00
OK12. Métromètre électronique avec HP (AL : 4,5 à 12 V)	57,80
OK143. Générateur cinq rythmes (AL : 220 V) slow-rock, rumba, twist, fox, valse, sortie pour ampli	279,00

BF-HI-FI

OK99. Préampli pour micro magnétique (AL : 9 à 30 V)	38,20
OK121. Préampli pour micro dynamique (AL : 9 à 30 V)	39,00
OK114. Indicateur de balance (AL : 9 V)	67,60
OK 44. Décodeur stéréo FM (AL : 9 à 12 V)	116,60
OK7. Indicateur d'accord pour tuner FM (AL : 9 V)	63,70
DK67. Correcteur de tonalité mono (AL : 9 à 30 V)	54,90
DK68. Correcteur de tonalité stéréo (AL : 9 à 30 V)	98,80
OK137. Préampli correcteur stéréo (AL : 15 à 30 V) 4 entrées : Pu magn., Pu cer., tuner, magnéto et monitoring	185,00
OK76. Table de mixage stéréo 2 x 4 entrées (AL : 9 à 30 V)	240,10
OK49. Préampli mixeur mono 6 entrées (AL : 9 à 30 V) 3 RIAA 3 mV et 3 x Aux. 300 mV	97,00
OK50. Préampli stéréo (AL : 9 à 30 V)	53,90
DK72. Décibelmètre 12 leds (AL : 12 V)	118,50
OK72. Amplificateur 1,5 W eff. à circuit intégré (AL : 5 à 15 V)	48,00
DK74. Amplificateur BF de 4,5 W (AL : 10 à 20 V)	60,00
OK32. Amplificateur BF de 30 W (AL : 30 à 50 V)	126,40
OK142. Alimentation stabilisée 48 V - 2 A (AL : 220 V)	185,00
OK128. Amplificateur mono BF de 45 W eff. (AL : 48 à 60 V)	195,00
OK150. Amplificateur BF mono 200 W (AL : 2 x 40 V 3 A) ○	595,00
DK39a. Alimentation 2 x 50 V pour 10 K150 avec transfo.	280,00
DK37. Amplificateur 125 W eff. sous 4 ohms (Module câble réglé) (AL : 2 x 40 V)	380,00
DK38. Alimentation 2 x 40 V pour 1 DK37 avec transfo.	220,00
DK39. Alimentation 2 x 40 V pour 2 DK37 avec transfo.	280,00

SPECIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE

Service express : minimum d'envoi 30 F

- 1 - Règlement joint à la commande : par chèque ou mandat-lettre à l'ordre d'Electro-Kit, port et emballage jusqu'à 2 kg 15 F, de 2 à 5 kg 20 F, au-delà tarif transporteur ou SNCF.
- 2 - Règlement en contre remboursement : 50 % d'arrhes à la commande, solde contre remboursement + port et frais.
- 3 - A Partir de 600 F d'achat, port et emballage gratuits.
- 4 - Pour 1000 F d'achat, vous bénéficiez de notre carte de fidélité (nous consulter).

DOCUMENTATION DÉTAILLÉE

- ☐ Outillage et mesure : 5 F en timbres
- ☐ Alarme : 5 F en timbres
- ☐ Kits : 7 F en timbres
- ☐ Divers : 5 F en timbres
- ☐ Catalogue Général (regroupant les rubriques ci-dessus) : 15 F - port 9 F

Nom
Prénom
N° Rue
Ville
Code postal

Nous vendons aux lycées - administrations - comités d'entreprises - industriels - etc. Prix de gros aux revendeurs. Nous consulter.

Distributeur des circuits imprimés radio-plans

OUVERT TOUT L'ÉTÉ



B.H. ELECTRONIQUE
BAGNEUX 92220
 Tél. 664.21.59

RADIO CHAMPERRET
12, PLACE CHAMPERRET
75017 PARIS - Tél. 380.64.59

LOISITEK
PARIS 75014
Tél. 327.77.21



TRANSISTORS			AMPLIS HYBRIDES :			Major Usi			MICRO-SWITCHES :				
AC	184	2,50	18	28,50	MJ	3416	3,00	110,00 F	Transistor tester	337,00 F	Petit modèle	19,00 F	
106	185	2,00	62	28,50	802	3417	4,50	158,00 F	Isur C.I. 1	15,00 F	Moyen modèle	15,00 F	
107	13,00	2,00	71	10,00	901	3440	12,80	189,00 F	Signal tracer univ	92,00 F	Grand Modèle	15,00 F	
117 K	6,90	205	3,50	11	19,50	3442	28,00	335,00 F	Contrôleur SAWA LCD	985,00 F	CONTACTEURS A EFFET HALL :		
125	4,00	206	3,60	20	16,90	3452 FET	29,70	510,00 F	Pan 2000 crist. liquides	1 198,00 F	Poussoir	15,00 F	
126	4,00	207	2,00	23	17,50	3553	24,50	129,00 F	Inter	15,00 F	Mercurie	12,00 F	
127	4,00	208	2,20	24	25,01	3514	14,50	311,00 F	Pinces	446,80 F	Grip-ri (rouge ou noire)	25,00 F	
128	4,00	209	2,20	28	2855	3633	10,50	285,00 F	à dénuder manuel	42,00 F	à dénuder automatique	109,00 F	
128 K	5,20	212	3,50	61	3000	3703	3,50	109,00 F	à dénuder automatique	35,00 F	coupage prof	35,00 F	
132	4,00	236	3,00	94	3001	21,00	3704	3,50	bronzées	12,00 F	plates	30,00 F	
133	4,00	237	3,00	96	4502	3708	3,50	144,00 F	croco	2,00 F	PINCES TEST C. I		
141 K	5,00	238	3,00						16 pattes				48,00 F
142 K	4,50	239	3,00						24 pattes				94,00 F
152	4,50	250	2,50	BF	111	6,80			48 pattes				194,00 F
153	4,70	251	2,60	115	6,50				POMPES A DESSOUDEUR :				
160	6,50	252	2,70	121	6,50				(suivant les pannes 3,00 F en timbres)				
176 K	6,90	253	2,80	125	5,50				Moyen Modèle Prof				82,00 F
179 K	6,90	301	5,50	125	5,50				Grand Modèle Prof				67,80 F
180 K	5,00	302	5,50	167	5,90	3007	35,00	396,00 F	POUSSOIRS :				
181 K	6,00	303	6,50	161	6,10	1613	9,70	70,90 F	poussé				2,50 F
182	4,50	307	2,00	167	4,00	39,00	39,00	109,00 F	cut off				2,50 F
184	5,00	308	2,10	173	4,20	MPP	102	128,00 F	maintien pro. 1 RT				15,00 F
185	6,50	317	2,50	177	5,00	102	6,80	4036	maintien pro. 2 RT				19,50 F
187 K	4,00	318	2,50	178	5,70	111	8,50	4037	PROGRAMMEUR'S THEBEN TIMER :				
188 K	5,00	319	3,50	180	6,90	112	8,50	4035	3 coupures et 3 mises en route par 24 h. coup. 16 A				12,50 F
189/187 K	11,80	320	5,00	181	6,90	121/122	19,00	4128	Dimensions 70 x 70 x 42				129,00 F
194 K	6,50	321	5,00	182	5,80	3007	35,00	4221	QUARTZ : 72 Mhz				95,00 F
		322	5,00	184	4,00	MPS	106	4302	1 Mhz 100 Mhz				88,00 F
131	35,80	328	2,50	185	4,00	MPS	106	4302	27 Mhz				15,50 F
132	28,00	337	3,50	186	4,00	MPS	106	4302	3,2768 Mhz Horl.				45,00 F
136	59,50	338	3,50	194	3,00	918	4,20	4416	RESISTANCES : (Série E 27 - 1 ou 2 %)				
112 SFT	33,50	407	2,00	195	3,00	6520	4,20	4429	H ou V au pas 5,08 ou 2,54				1,50 F
139	10,00	409	2,20	196	3,00	6560	4,30	4870	Prix unitaire				1,00 F
142	12,00	412	2,50	198	4,00	6570	6,70	4871	Ajustables :				
143	12,00	413	2,50	199	4,00	6570	6,70	4871	H ou V au pas 5,08 ou 2,54				1,50 F
149	11,00	414	2,60	199	4,00	6570	6,70	4871	Prix unitaire				1,00 F
161	7,00	415	2,70	214	4,00	MPSA	4,50	5026	Valeurs : 10 - 22 - 47 - 100 - 1 K - 2,2 K - 4,7 K - 10 K				2,2 M
162	6,00	418	2,00	225	3,20	06	4,80	5086	- 22 K - 47 K - 100 K - 220 K - 470 K - 1 M - 2,2 M				
263	12,00	419	2,10	233	3,20	12	4,80	5087	TETE DE LECTURE K 7 :				
ADZ	429	6,80	245 C	6,90	13	5,50	5089	5,80	Série				78,00 F
116	16,00	BCY	8,50	258	4,20	92	5,50	5089	Effacement				24,00 F
117	16,00	BCY	8,50	258	4,20	92	5,50	5089	Série 8 pistes				125,00 F
124	4,90	BC2	9,80	306	9,50	51	3,30	5777 PHOTO	DEMAGNETISEUR K7 ET BANDE				82,00 F
126	4,90	BSW	3,03	323	6,80	01	9,50	6072	Bandes :				
127	7,30	BSW	6,50	381	8,50	05	5,50	6073 / IMA	Mono				68,50 F
172	8,00	CC	451	4,00	06	9,80	5,10	6122	Série 2 pistes				120,00 F
179	17,50	BCW	459	8,00	34	5,50	10,80	12,80	Série 4 pistes				150,00 F
180	22,60	57 B	8,50	495	3,40	55	10,80	12,80	THYRISTORS				
181	22,60	90	3,50	50	10,80	12,80			800 mA/200 V				6,00 F
181	22,60	90	3,50	50	10,80	12,80			1 A 5 A/200 V				9,80 F
201	6,00	94	2,50	50	10,80	12,80			4 A/400 V				12,00 F
202	6,00	96 B	3,00	65	3,90	65	6,40	9,50	6 A/400 V				12,80 F
239	7,00	BCY	4,00	65	3,90	65	6,40	9,50	8 A/400 V				14,00 F
239 S	8,00	BCY	4,00	65	3,90	65	6,40	9,50	Self antiparasite torique 4A				19,00 F
279	14,50	89	14,50	90	11,00	MZ	2361	6,90	TRANSDUCTEURS 36 Khz (E ou R)				
280	14,50	89	14,50	90	11,00	MZ	2361	6,90	pices				32,00 F
AL	103	13,00	106	12,50	10	8,30	2361	6,90	par 10				300,00 F
113	14,50	107	14,50	13	8,30	2361	6,90	10 T	PRIMAIRE TORIQUES :				
ASV	115	14,50	108	14,50	13	8,30	2361	6,90	Primare 220 V 2 x 5 x 2 x 12, 2 x 15, 2 x 18, 2 x 20, 2 x 22, 2 x 30, 2 x 35				
26	8,80	124	9,50	50	6,10	870	4,50	40601	30 va				99,00 F
27	8,80	125	4,50	51	8,90	706	3,50	STF	50 va				119,00 F
29	8,80	136	4,60	52	8,90	708	3,00	STF	80 va				139,00 F
ASZ	137	5,50	89	13,50	710	5,70	308	9,80	120 va				164,00 F
15	19,00	138	5,50	89	13,50	710	5,70	308	160 va				184,00 F
16	18,50	140	6,00	51	6,80	918	4,20	319	220 va				249,00 F
18	15,00	142	12,00	51	6,80	930	4,20	7001	330 va				269,00 F
18	15,00	145	16,50	90	11,30	1131	10,90	190	TRANSFORMATEURS :				
AU	166	12,00	90	11,30	1131	10,90	190	9,80	6 V 9 V 12 V 18 V 24 V				
102	19,80	201	10,50	21	125,00	1308	3,50	352	3,5 V A				36,00 F
103	18,50	202	11,50	39	125,00	1407	3,50	352	5 V A				42,00 F
107	24,50	203	11,50	47 A	89,50	1565	5,20	357	10 V A				
108	15,00	228	6,00	48 A	89,50	1565	5,20	357	SUPPORTS PILES :				
110	21,00	229	6,00	48 A	89,50	1565	5,20	357	2 x 1,5 V				3,50 F
112	25,00	230	6,00	BSW	1613	3,50	1711	43,00	4 x 1,5 V				4,50 F
113	24,50	231	6,80	22	4,10	1711	43,00	2180	6 x 1,5 V				5,50 F
AY	234	8,00	BSX	1889	4,00	SS	2291 C	10,00	8 x 1,5 V				6,50 F
102	15,00	236	8,00	12	5,30	1890	4,00	TIP	Prise Pression 9 V				1,20 F
104	7,00	237	8,50	29	8,50	1890	4,00	TIP	UNITES DE REVERBERATION :				
BB	241	9,80	BU	2118	3,50	35	665	72,00	RE 21 : (300 mw 3 ohms 3 K 100/3 000 Hz Retard 15 ms)				39,00 F
113	35,00	242	10,80	104	23,50	2219	3,70	35	RE 06 : (350 mw 16 ohms 10 K 100/3000 Hz Retard 30 ms)				45,00 F
BC	262	11,00	108	28,00	2221	3,70	35	24,00	RE 04 : (350 mw 16 ohms 10 K 100/3000 Hz Retard 25-30 ms)				62,00 F
107	2,50	110	112	24,50	2222	3,70	36	25,00	VOLTMETRES - AMPERMETRES :				
108	2,50	112	112	24,50	2223	3,70	36	25,00	(48 x 48) 100 mA - 250 mA - 500 mA - 1 A - 1,5 A - 3 A - 5 A - 10 A				4,50 F
109	2,50	113	112	24,50	2223	3,70	36	25,00	6,15 - 30 - 50 V				50,00 F
113	2,30	114	112	24,50	2223	3,70	36	25,00	(60 x 60)				59,50 F
114	5,80	115	112	24,50	2223	3,70	36	25,00	Même valeurs				59,50 F
115	5,80	116	112	24,50	2223	3,70	36	25,00	250 V, 300 V				69,00 F
116	5,80	117	112	24,50	2223	3,70	36	25,00	VOYANTS :				
117	5,80	118	112	24,50	2223	3,70	36	25,00	6 V, 12 V, 24 V, 220 V				2,80 F
120	5,80	119	112	24,50	2223	3,70	36	25,00	néon				1,80 F
142	5,50	120	112	24,50	2223	3,70	36	25,00	Luciole à souder 6, 12, 24 V				6,80 F
143	5,50	121	112	24,50	2223	3,70	36	25,00	Voyants carrés 220 V				9,50 F
146	5,40	122	112	24,50	2223	3,70	36	25,00	Voyants led chromés rouge 3 mm				



B.H. ELECTRONIQUE

164, av. Aristide-Briand, 92220 BAGNEUX
664.21.59 (sur RN 20). Métro Port-Royal Bagneux



LOISITEK

58, rue Hallé, 75014 PARIS
327.77.21 Métro Mouton-Duvernet



RADIO CHAMPERRET

12, place de la Porte Champerret, 75017 PARIS
380.64.59 Métro Porte Champerret

COMPOSANTS ELECTRONIQUES

LIBRE SERVICE - PIÈCES DETACHÉES - Dépositaire SESCO, TEXAS, EXAR, MOTOROLA, SGS, RTC, RCA, ITT...

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h - Vente sur place et par correspondance

EXTRAITS DES KITS ELECTRONIQUES

Ampli C.I. 5 watts eff. 9 à 24 V	68,50
Chambre de réverbération avec RE 21	149,00
Ampli B.F. 16 W eff. (12 à 24 V 200 mV/47 K)	79,00
Ampli 30 W. (15 à 50 V — 500 mV/47 K)	109,00
Ampli 82 W eff. (+ 30 V) + radiateur	225,00
Ampli 2 x 15 W. eff. entrée FET	139,00
Ampli 2 x 35 W. eff. entrée FET	189,00
Ampli téléphonique avec son capteur	64,00
Booster 20 W pour auto-radio (bateau + voiture)	98,00
Module deux préampli RIAA	89,00
Module deux préampli linéaire	59,00
Correcteur de tonalité universel 12 à 24 V	59,00
Correcteur Baxandall Stéréo - Entrée FET + 20 dB	89,00
Préampli correcteur 24 V	98,00
Ampli antenne T.V. (20 dB 12 V)	98,00
Préampli antenne FM + AM (jusqu'à 250 MHz)	25,00
Récepteur F.M. Varicap 9 à 12 V	58,50
Récepteur VHF + son ampli 2 W 60 MHz + HP	149,00
Module Tuner FM Fet à Varicap professionnel	225,00
Emetteur F.M. 9 à 24 V + micro	79,00
Décodeur F.M. Stéréo à LED	98,00
Adaptateur micro universel pour Mod + Alim. secour	78,00
Module 1 V à micro incorporé 1500 W	98,00
Module 1 V + IN à micro incorp. 3 000 W	120,00
Module 2 V à micro incorporé 3000 W	110,00
Module 2 V + IN à micro incorp. 4500 W	150,00
Module 3 V à micro incorporé 4500 W	140,00
Module 3 V + IN à micro incorp. 6 000 W	199,00
Mod. Psychédélique séquent. + chenil. 4 voies	220,00
Module BHE 1 Voie 1500 W	58,00
Module BHE 1 voie + IN 3000 W	78,00
Module BHE 2 voies 3000 W	85,00
Module BHE 2 voies + IN 4500 W	135,00
Module BHE 3 voies + IN 6000 W	178,00

Stroboscope 60 joules 1 Hz à 50 Hz réglable	129,00
Stroboscope 300 joules 0,1 à 50 Hz secteur 220 V	195,00
Claplight Kit d'interrupteur Sonor	115,00
Gradateur à touch-control 220 V (1300 W)	115,00
Gradateur de lumière 220 V (1300 W)	39,00
Variateur de vitesse 220 V (1300 W)	49,00
Chenillard 10 voies (direct sur secteur)	220,00
Clignoteur 2 voies (2 fois 1500 W)	69,00
Allumage électronique pour voiture	160,00
Temporisateur pour essuie-glace	59,00
Compte-tours à 16 LED universel (Dia. 83 mm)	149,00
Antivol alarme pour voiture 6 ou 12 V	98,00
Alarme d'appartement 12 V	139,00
Alarme universelle temporisée 12 V	120,00
Kit anti-moustiques	59,50
Horloge avec 4 DG12 (avec réveil + transto)	299,00
Capacimètre 4 gammes de 1 à 100 000 pF/4,5 V	98,00
Alimentation disjonctable 1 à 30 V/5A/2 V	149,00
Alimentation pour ampli 82 W	110,00
Ping-pong électronique (4 jeux + son)	179,00
Module pour jeux TV	39,50
Relais temporisé (alim. 6 à 12 V)	79,00
Sirène de police 110 dB à 1 m — 6 à 12 V (sans HP)	78,00
Sirène police américaine (12 V) max. 15 V sans H.P.	59,50

Chimiques	25 V	50/63 V
de 1 µF à 10 µF	1,80	2,00
de 15 µF à 100 µF	2,50	3,00
de 150 µF à 470 µF	3,50	4,50
1000 µF	4,50	8,50
2200 µF	7,50	12,50
3300 µF	10,50	14,50
4700 µF	15,00	19,50

Condensateurs cérami-	EL/PL 504	36,50
ques, de 1 pF à	EL/PL 509	78,50
0,1 µF	EL/PL 519	79,50
Mylar de 1 µF à	EY/PY88	19,50
0,1 µF	EZ 80	15,10
0,12 µF	EZ 81	16,30
0,47 µF	6AL 5	15,00
de 0,68 µF à	TV 6,5	11,50
1 µF	TV 18	11,50
1 µF à 2,2 µF	Tripleur	99,00
	BY 176 BY147	10,00
	GA 5005	33,50
	BT 112	33,50
	BT 113	33,50
	BT 119	32,00
	BT 120	32,00

Matériel pour O.M.	
Quartz 27 MHz	
Antenne 27 MHz	
PL 258/259	
Cable 50 Ω	
Tos mètre	
Watt-mètre	
Alim 12 V 2 — 3 ou 4A	
Préampli par micro en kit	

Résistances 1/2 W de	
1 Ω à 2,2 MΩ à l'unité	
0,25 F les 10 de même	
valeur 2,00 F	
Extraits de nos tubes	
neufs 1 ^{er} choix	
DY 802	19,50
EY 802	15,70
GY 802	19,50
EB 91	15,00
EBF 89	17,10
EC/PC 86	20,70
EC/PC 88	21,60
ECC 81	13,50
ECC 82	14,40
ECC 83	13,40
ECC/PC 189	21,60
ECF/PCF 80	17,20
ECF/PCF 801	22,40
ECF/PCF 802	17,10
ECH 81	18,00
ECU/PL 82	19,20
ECU/PL 85	23,80
ECU/PL 805	23,80
ED/DP 500	43,20
EF 183	14,60
EF 184	15,60
EL 34	32,40
EL/PL 36	25,40
EL/PL 84	15,90
EL/PL 86	20,30
EL/PL 95	16,20
EL 183	49,50

Bouton pour id ²	2,50
Pot piste moulée	10,00
Filtres céramiques	
455 kHz simple	8,50
double	12,80
460 kHz/480 kHz	6,50
10,7 MHz	12,80
Toko	
Le jeu 455 kHz 7 x	220 V
Le jeu 455 kHz 10	15 W
× 10	30 W
RTC 5 x 5	40 W
10,7 MHz 7 x 7	65 W
10,7 MHz 10 x 10	6,00

THT : Omega, RTC	
VIDEON, etc.	

Afficheurs	
8 mm Cathode com-	
mune	15,00
8 mm Anode com-	
mune	10,00
11 mm Cathode com-	
mune	24,00
11 mm anode com-	
mune	18,00
Alphanumérique	69,00
TIL 370	40,00
LED 3 et 5 mm	
Rouge	1,80
Vert, jaune orange 2,50	
Bicolore	12,00
Transfo psyché	
P.M.	9,00
M.M.	12,00
G.M.	18,00

Radiateurs	
Triac	1,80
T018	2,50
T05	2,50
T03 (1)	8,00
T03 (2)	15,00
T066 (1)	8,50
Graisse silicone en	
tube	27,00
Fer à souder JBC 110 ou	
220 V	15 W
15 W	85,00
30 W	65,00
40 W	65,00
65 W	68,00
Support pour fer	38,00
Element dessoudeur à	
poire	47,00
Dessoudeur C.I.	
dél.	114,00
Tresse à dessou-	
der	12,00
Panne Inox	20,00

Relais Télécommande	
2 RT 10 x 12 x 15	
2 RT 10 x 10 x 10	
en 6/12/24 V	15,00

Relais Siemens	
2 RT 6/12/24 V	20,00
4 RT 6/12/24 V	25,00
6 RT 6/12/24 V	35,00
Support de relais	8,00
Tubes à éclats	
40 j	27,00
60 j	27,00
150 j	75,00
300 j	95,00
Transfo	18,00
Transfo ferrite	30,00

Mandrin Lipa	
6 mm	2,50
Commuteurs rotatifs	
1 C 12P	12,00
2 C 6 P	12,00
3 C 4 P	12,00
4 C 3 P	12,00
Voyants	
Bleu, vert, jaune, rouge	
220 V	5,00
6-12-24 V	6,00

Supports de C.I.	
8 pattes	2,00
14 pattes	2,00
16 pattes	2,00
18 pattes	3,50
24 pattes	6,00
40 pattes - 28 pattes	9,50

Self de choc	
Type HF	2,50
Bobine PO ou GO	4,80
Ferrite Ø 10 mm long 10	
cm	4,00
Ø 8 mm, long. 10	
cm	4,00

Circuits intégrés

CA	2204	59,00	TDA	243	5,00	5276 B	5,50	147	12,30
3005	MA	1002	99,00	2300	19,80	5276 B	5,50	148	18,10
3012	36,00			2305	37,60	Zeners		151	12,30
3018	24,00			2761	37,60	C 1 W	2,00	154	18,10
3059	33,00	MC		2861	9,80	C 154	2,50	156	8,50
3075	21,00	672 P	22,50	SO	1042	13	0,70	161	12,30
3084	39,00	835 L		41 P	1045	16	1,00	185	12,30
3089	32,00	1303	24,50	42 P	2002	23,00	BB	192	12,30
3130	15,00	1312	29,80	2020	38,00	100	6,00	192	23,70
L		1339	18,50	2030	31,00	104	8,00	193	18,10
120	39,00	1357	37,50	3310	27,00	105	4,00	193	23,70
121	35,00	1405 L	145,20	1037	24,00	109	5,00	193	23,70
123	9,00	1435 P	167,10	1046	28,00	122	5,00	193	23,70
LD		1437	29,80	1054	39,90	141	5,00	193	23,70
111	92,40	1456	38,60	2020	38,00	100	6,00	193	23,70
114	129,80	1458	9,00	2030	31,00	104	8,00	193	23,70
LF		1712	9,00	3310	27,00	105	4,00	193	23,70
356	15,00	1712	9,00	1037	24,00	109	5,00	193	23,70
357	19,80	2	11,50	1046	28,00	122	5,00	193	23,70
LM		6	23,50	1054	39,90	141	5,00	193	23,70
101	43,10	MM		120 S	13,00			TMS	
200	43,70	2101	54,50	231	23,80			1874	
201	14,30	2102	54,50	240 B	19,80			3880	
301	7,50			240	24,00				
305	24,10	MVA		440 C	39,50			UAA	
306	34,10	710	18,50	525	23,00			170	
310	29,30	709	5,90	641 B 11	24,50			180	
311	14,20	711	7,90	641 BX 1	24,50			XR	
317	36,90	723	8,50	651	23,80			2206	
318	30,40	Q 723	8,50	680	39,50			2207	
320	32,00	Q 733	12,50	790 LA	31,00			2240	
324	11,00	Q 739	29,80	790 LA	31,00			*212	
339	9,20	Q 741	9,00	790 NSC	25,00			REGUL	
349	19,30	Q 753	17,80	800	18,00				
350	29,00	Q 758	37,50	810	18,00			TO 2201	
370	36,50			820	18,00			1	
377	25,10			920	32,00			TO 3	
378	32,50	NE		940	32,00			2	
380	19,80	540	24,00	950	32,00				
381	19,80	543 K	26,00	950	32,00			BRY	
382	19,80	555	5,50	TCA				39	
386	11,80	556	15,00	105	23,70			55	
387	12,50	560 B	22,00	150 KB	26,00				
391-60	22,00	565	29,50	205	42,10			BT	
391-80	26,00	570	54,00	240 A	22,00			100	
720	36,00	571	54,00	385	23,00			179	
747	10,20	1556	14,00	335	10,50			BTW	
748	10,20			340	32,00			27500	
4310	24,70	S 566 B	19,80	610	15,00			67600	
1800	37,50			600	15,00			BTX 60	
1820	18,70	SAK 115	29,50	730	48,00			BTY 80	
2907	23,10			740	35,00			AA	
LM		SAS		750	34,50			113	
3900	11,00	560	27,00	760	22,50			119	
3909	15,80	570		930	15,00			BA	
M				940	24,80			102	
391	15,80			965	27,00			42	
25	195,00	SFC		4500 A	33,00			148	
253	195,00	806 B	11,00						



Ouvert tout l'été

COMPOSANTS ET KIT ÉLECTRONIQUES

APPAREILS DE MESURE ET OUTILLAGE

MICRO ORDINATEUR PÉRIPHÉRIQUE

ÉMISSION RÉCEPTION AMATEUR

COMPOKIT

MONTPARNASSE

ÉLECTRONIQUE • TECHNIQUES • LOISIRS

La qualité industrielle au service de l'amateur

Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h

174, boulevard du Montparnasse
75014 PARIS

☎ 326.61.41 - 326.42.54

MÉTRO BUS
Port-Royal 38 - 83 - 91

AUDAX • BECKMAN • B-K • CENTRAD • C-SCOPE • C+K • ENGEL • ESM • EXAR • FUJI • GI • HAMEG • ILP • INTERSIL • ISKRA • JBC • JEAN RENAUD • MOTOROLA • NATIONAL • OK • PANTEC • PIHC • RADIOHM • SAFICO • SCAMBE • SEM • SGS • SIARRE • SIGNETIC • SPRAGUE • TEKO • TELEFUNKEN • TEXAS • THOMSON • TEXTOL • VARLEY WHAL • KIT • AMTRON • ASSO • IMD • SOSTY • OPPERMAN • WELLMAN

TTL Série 74				DIODES				RÉSISTANCES				DIAC TRIAC THYR.				TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION			
7400	2.00 F	74110	8.80 F	CD4521 BE	30.00 F	CD4539 BE	24.00 F	2N930	3.00 F	TIP 28A	4.50 F	Série E12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 27 30 33 36 39 43 47 51 56 62 68 75 82 91 100 110 120 130 150 160 180 200 220 240 270 300 330 360 390 430 470 510 560 620 680 750 820 910 1000 1100 1200 1300 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4300 4700 5100 5600 6200 6800 7500 8200 9100 10000 11000 12000 13000 15000 16000 18000 20000 22000 24000 27000 30000 33000 36000 39000 43000 47000 51000 56000 62000 68000 75000 82000 91000 100000 110000 120000 130000 150000 160000 180000 200000 220000 240000 270000 300000 330000 360000 390000 430000 470000 510000 560000 620000 680000 750000 820000 910000 1000000 1100000 1200000 1300000 1500000 1600000 1800000 2000000 2200000 2400000 2700000 3000000 3300000 3600000 3900000 4300000 4700000 5100000 5600000 6200000 6800000 7500000 8200000 9100000 10000000 11000000 12000000 13000000 15000000 16000000 18000000 20000000 22000000 24000000 27000000 30000000 33000000 36000000 39000000 43000000 47000000 51000000 56000000 62000000 68000000 75000000 82000000 91000000 100000000 110000000 120000000 130000000 150000000 160000000 180000000 200000000 220000000 240000000 270000000 300000000 330000000 360000000 390000000 430000000 470000000 510000000 560000000 620000000 680000000 750000000 820000000 910000000 1000000000 1100000000 1200000000 1300000000 1500000000 1600000000 1800000000 2000000000 2200000000 2400000000 2700000000 3000000000 3300000000 3600000000 3900000000 4300000000 4700000000 5100000000 5600000000 6200000000 6800000000 7500000000 8200000000 9100000000 10000000000 11000000000 12000000000 13000000000 15000000000 16000000000 18000000000 20000000000 22000000000 24000000000 27000000000 30000000000 33000000000 36000000000 39000000000 43000000000 47000000000 51000000000 56000000000 62000000000 68000000000 75000000000 82000000000 91000000000 100000000000 110000000000 120000000000 130000000000 150000000000 160000000000 180000000000 200000000000 220000000000 240000000000 270000000000 300000000000 330000000000 360000000000 390000000000 430000000000 470000000000 510000000000 560000000000 620000000000 680000000000 750000000000 820000000000 910000000000 1000000000000 1100000000000 1200000000000 1300000000000 1500000000000 1600000000000 1800000000000 2000000000000 2200000000000 2400000000000 2700000000000 3000000000000 3300000000000 3600000000000 3900000000000 4300000000000 4700000000000 5100000000000 5600000000000 6200000000000 6800000000000 7500000000000 8200000000000 9100000000000 10000000000000 11000000000000 12000000000000 13000000000000 15000000000000 16000000000000 18000000000000 20000000000000 22000000000000 24000000000000 27000000000000 30000000000000 33000000000000 36000000000000 39000000000000 43000000000000 47000000000000 51000000000000 56000000000000 62000000000000 68000000000000 75000000000000 82000000000000 91000000000000 100000000000000 110000000000000 120000000000000 130000000000000 150000000000000 160000000000000 180000000000000 200000000000000 220000000000000 240000000000000 270000000000000 300000000000000 330000000000000 360000000000000 390000000000000 430000000000000 470000000000000 510000000000000 560000000000000 620000000000000 680000000000000 750000000000000 820000000000000 910000000000000 1000000000000000 1100000000000000 1200000000000000 1300000000000000 1500000000000000 1600000000000000 1800000000000000 2000000000000000 2200000000000000 2400000000000000 2700000000000000 3000000000000000 3300000000000000 3600000000000000 3900000000000000 4300000000000000 4700000000000000 5100000000000000 5600000000000000 6200000000000000 6800000000000000 7500000000000000 8200000000000000 9100000000000000 10000000000000000 11000000000000000 12000000000000000 13000000000000000 15000000000000000 16000000000000000 18000000000000000 20000000000000000 22000000000000000 24000000000000000 27000000000000000 30000000000000000 33000000000000000 36000000000000000 39000000000000000 43000000000000000 47000000000000000 51000000000000000 56000000000000000 62000000000000000 68000000000000000 75000000000000000 82000000000000000 91000000000000000 100000000000000000 110000000000000000 120000000000000000 130000000000000000 150000000000000000 160000000000000000 180000000000000000 200000000000000000 220000000000000000 240000000000000000 270000000000000000 300000000000000000 330000000000000000 360000000000000000 390000000000000000 430000000000000000 470000000000000000 510000000000000000 560000000000000000 620000000000000000 680000000000000000 750000000000000000 820000000000000000 910000000000000000 1000000000000000000 1100000000000000000 1200000000000000000 1300000000000000000 1500000000000000000 1600000000000000000 1800000000000000000 2000000000000000000 2200000000000000000 2400000000000000000 2700000000000000000 3000000000000000000 3300000000000000000 3600000000000000000 3900000000000000000 4300000000000000000 4700000000000000000 5100000000000000000 5600000000000000000 6200000000000000000 6800000000000000000 7500000000000000000 8200000000000000000 9100000000000000000 10000000000000000000 11000000000000000000 12000000000000000000 13000000000000000000 15000000000000000000 16000000000000000000 18000000000000000000 20000000000000000000 22000000000000000000 24000000000000000000 27000000000000000000 30000000000000000000 33000000000000000000 36000000000000000000 39000000000000000000 43000000000000000000 47000000000000000000 51000000000000000000 56000000000000000000 62000000000000000000 68000000000000000000 75000000000000000000 82000000000000000000 91000000000000000000 100000000000000000000 110000000000000000000 120000000000000000000 130000000000000000000 150000000000000000000 160000000000000000000 180000000000000000000 200000000000000000000 220000000000000000000 240000000000000000000 270000000000000000000 300000000000000000000 330000000000000000000 360000000000000000000 390000000000000000000 430000000000000000000 470000000000000000000 510000000000000000000 560000000000000000000 620000000000000000000 680000000000000000000 750000000000000000000 820000000000000000000 910000000000000000000 1000000000000000000000 1100000000000000000000 1200000000000000000000 1300000000000000000000 1500000000000000000000 1600000000000000000000 1800000000000000000000 2000000000000000000000 2200000000000000000000 2400000000000000000000 2700000000000000000000 3000000000000000000000 3300000000000000000000 3600000000000000000000 3900000000000000000000 4300000000000000000000 4700000000000000000000 5100000000000000000000 5600000000000000000000 6200000000000000000000 6800000000000000000000 7500000000000000000000 8200000000000000000000 9100000000000000000000 10000000000000000000000 11000000000000000000000 12000000000000000000000 13000000000000000000000 15000000000000000000000 16000000000000000000000 18000000000000000000000 20000000000000000000000 22000000000000000000000 24000000000000000000000 27000000000000000000000 30000000000000000000000 33000000000000000000000 36000000000000000000000 39000000000000000000000 43000000000000000000000 47000000000000000000000 51000000000000000000000 56000000000000000000000 62000000000000000000000 68000000000000000000000 75000000000000000000000 82000000000000000000000 91000000000000000000000 100000000000000000000000 110000000000000000000000 120000000000000000000000 130000000000000000000000 150000000000000000000000 160000000000000000000000 180000000000000000000000 200000000000000000000000 220000000000000000000000 240000000000000000000000 270000000000000000000000 300000000000000000000000 330000000000000000000000 360000000000000000000000 390000000000000000000000 430000000000000000000000 470000000000000000000000 510000000000000000000000 560000000000000000000000 620000000000000000000000 680000000000000000000000 750000000000000000000000 820000000000000000000000 910000000000000000000000 1000000000000000000000000 1100000000000000000000000 1200000000000000000000000 1300000000000000000000000 1500000000000000000000000 1600000000000000000000000 1800000000000000000000000 2000000000000000000000000 2200000000000000000000000 2400000000000000000000000 2700000000000000000000000 3000000000000000000000000 3300000000000000000000000 3600000000000000000000000 3900000000000000000000000 4300000000000000000000000 4700000000000000000000000 5100000000000000000000000 5600000000000000000000000 6200000000000000000000000 6800000000000000000000000 7500000000000000000000000 8200000000000000000000000 9100000000000000000000000 10000000000000000000000000 11000000000000000000000000 12000000000000000000000000 13000000000000000000000000 15000000000000000000000000 16000000000000000000000000 18000000000000000000000000 20000000000000000000000000 22000000000000000000000000 24000000000000000000000000 27000000000000000000000000 30000000000000000000000000 33000000000000000000000000 36000000000000000000000000 39000000000000000000000000 43000000000000000000000000 47000000000000000000000000 51000000000000000000000000 56000000000000000000000000 62000000000000000000000000 68000000000000000000000000 75000000000000000000000000 82000000000000000000000000 91000000000000000000000000 100000000000000000000000000 110000000000000000000000000 120000000000000000000000000 130000000000000000000000000 150000000000000000000000000 160000000000000000000000000 180000000000000000000000000 200000000000000000000000000 220000000000000000000000000 240000000000000000000000000 270000000000000000000000000 300000000000000000000000000 330000000000000000000000000 360000000000000000000000000 390000000000000000000000000 430000000000000000000000000 470000000000000000000000000 510000000000000000000000000 560000000000000000000000000 620000000000000000000000000 680000000000000000000000000 750000000000000000000000000 820000000000000000000000000 910000000000000000000000000 1000000000000000000000000000 1100000000000000000000000000 1200000000000000000000000000 1300000000000000000000000000 1500000000000000000000000000 1600000000000000000000000000 1800000000000000000000000000 2000000000000000000000000000 2200000000000000000000000000 2400000000000000000000000000 2700000000000000000000000000 3000000000000000000000000000 3300000000000000000000000000 3600000000000000000000000000 3900000000000000000000000000 4300000000000000000000000000 4700000000000000000000000000 5100000000000000000000000000 5600000000000000000000000000 6200000000000000000000000000 6800000000000000000000000000 7500000000000000000000000000 8200000000000000000000000000 9100000000000000000000000000 10000000000000000000000000000 11000000000000000000000000000 12000000000000000000000000000 13000000000000000000000000000 15000000000000000000000000000 16000000000000000000000000000 18000000000000000000000000000 20000000000000000000000000000 22000000000000000000000000000 24000000000000000000000000000 27000000000000000000000000000 30000000000000000000000000000 33000000000000000000000000000 36000000000000000000000000000 39000000000000000000000000000 43000000000000000000000000000 47000000000000000000000000000 51000000000000000000000000000 56000000000000000000000000000 62000000000000000000000000000 68000000000000000000000000000 75000000000000000000000000000 82000000000000000000000000000 91000000000000000000000000000 100000000000000000000000000000 110000000000000000000000000000 120000000000000000000000000000 130000000000000000000000000000 150000000000000000000000000000 160000000000000000000000000000 180000000000000000000000000000 200000000000000000000000000000 220000000000000000000000000000 240000000000000000000000000000 270000000000000000000000000000 300000000000000000000000000000 330000000000000000000000000000 360000000000000000000000000000 390000000000000000000000000000 430000000000000000000000000000 470000000000000000000000000000 510000000000000000000000000000 560000000000000000000000000000 620000000000000000000000000000 680000000000000000000000000000 750000000000000000000000000000 820000000000000000000000000000 910000000000000000000000000000 1000000000000000000000000000000 1100000000000000000000000000000 1200000000000000000000000000000 1300000000000000000000							



matériel du cours.



L'électronique

Un métier d'avenir où les jeunes sont bien payés.

L'électronique aujourd'hui se développe et pénètre dans toutes les branches d'activité : techniques, industrielles, commerciales...

Dans toutes les professions, on calcule, on mesure, on commande et on règle par l'électronique.

En suivant une formation professionnelle de base en électronique, vous ouvrez votre avenir sur tous les secteurs qui utilisent l'électronique et qui sont parmi les mieux payés!

Vous étudiez ce dont vous avez besoin dans la pratique.


Ce cours de formation professionnelle de base a été écrit par des ingénieurs spécialisés. Il donne une formation générale indispensable dans les principaux domaines où l'électronique s'est développée. Vous pourrez ainsi vous orienter selon vos préférences vers la radio-télévision, les télécommunications, la Hi-Fi, les radars et radios-navigation, etc., c'est là, une des caractéristiques essentielles de notre cours.

Faites chez vous des expériences passionnantes.

La théorie s'apprend bien quand on passe vite à la pratique. Notre cours est accompagné d'un matériel expérimental complet qui vous permet :

- de faire immédiatement des expériences pour bien assimiler la partie théorique,

réalisation d'un récepteur radio

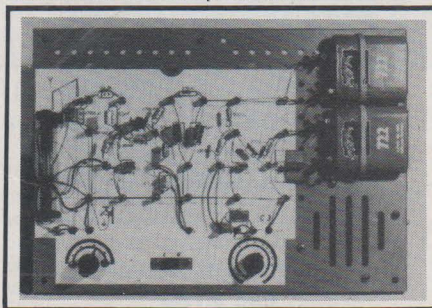

- de réaliser vous-même, sans autre dépense, des circuits et appareils électroniques : convertisseur de tension à transistors, oscillateurs RC et LC, récepteur réflexe à trois transistors, régulateur électronique de tension, multivibrateur (flip-flop), installation d'intercommunication (interphone), orgue électronique, récepteur radio.

Tout le matériel du cours demeure votre propriété.

Un enseignement agréable à suivre qui ne demande pas de connaissances spéciales.

Notre cours par correspondance permet de comprendre tranquillement l'électronique. Il demande un niveau général égal au brevet ou fin de 3^e. Traduit en 4 langues, il est diffusé avec succès dans de nombreux pays européens.

Orientez-vous plutôt vers un métier qui a de l'avenir.

Prenez dès aujourd'hui une initiative importante pour votre avenir professionnel. L'étude de l'électronique peut améliorer votre situation actuelle et faire de vous un technicien recherché et bien payé.

Envoyez-moi gratuitement et sans engagement de ma part votre documentation en couleur n° 1681 L sur votre cours d'électronique avec expériences pratiques.

NOM (maj.) _____

PRÉNOM _____

ADRESSE (code postal) _____

RETOURNEZ CE COUPON A :

INSTITUT PRIVÉ

D'INFORMATIQUE ET DE GESTION


7, rue Heynen, 92270 Bois-Colombes France



Editions Techniques et Scientifiques Françaises

2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19
Tél. : 200.33.05 - TELEX : 230 472 PGV

SCHREIBER

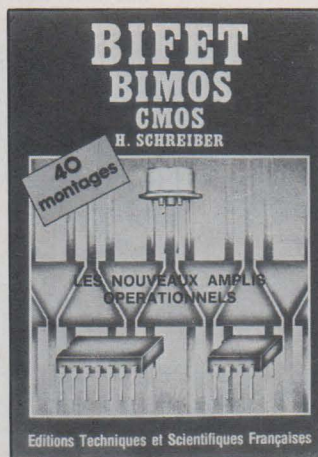**BIFET-BIMOS
CMOS**

L'ampli opérationnel est l'un des composants les plus utilisés en électronique... et le BIFET est un ampli-OP à hautes performances. Principaux chapitres: ● Trois technologies ● Dix circuits fondamentaux d'utilisation ● Dix applications impulsives ● Dix applications analogiques ● Dix applications audio et Hi-Fi ● Dix applications mesure et laboratoire.

160 pages, format 15 x 21. **PRIX : 46 F.**

GUEULLE

**INTERPHONE TELEPHONE
montages périphériques**

- Création de réseaux téléphoniques privés.
- Construction de répondeurs simplifiés ou homologables PTT. ● Surveillance à distance par téléphone. ● Communications téléphoniques par rayons infrarouges, par les fils de secteur électriques, etc. ● Branchement d'un radiotéléphone CB sur un réseau téléphonique quelconque.
- Télécommande par téléphone.

160 pages, format 15 x 21. **PRIX : 43 F.**

HURE

**APPAREILS de MESURE
à circuits intégrés - 25 réalisations**

Principaux montages : Analogiques : Contrôleur universel. Capacimètres. Voltmètres électroniques. Voltohmmètre. Pont de Wheatstone. Générateurs de signaux, de fonctions, etc. Signal-tracer. Minimère. **Digitaux :** Voltmètre. Scanning pour voltmètre. Millivoltmètres. Multimètre. Fréquence-mètre. Prescaler. Capacimètre.

160 pages, format 15 x 21. **PRIX : 43 F.**

VILLARD et MIAUX

**Un microprocesseur
PAS à PAS**

- Les mémoires ● Automate programmable
- Notion de processeur ● Structure du microprocesseur ● Les instructions du COSMAC CDP 1802 ● Conception d'une maquette ● Réalisation pratique des maquettes ● Etude en pas à pas d'un programme ● Branchements ● Sous-programmes ● Entrée et sortie ● Interrupteur ● Introduction des données ● Affichage numérique ● Conversion numérique-analogique.

360 pages, format 15 x 21. **PRIX : 97 F.**

LOECHNER

**RELAIS ELECTROMECHANIQUES
POUR AMATEUR**

- Introduction à la technique des relais. ● Types et critères de choix. ● Le contact électrique. ● 6 circuits de base à relais. ● 6 circuits digitaux à relais. ● 9 descriptions de montages. ● 5 commutateurs électroniques.

Collection Technique Poche n° 31.
112 pages. **PRIX : 29 F.**

ARCHAMBAULT

**LABO-PHOTO
montages électroniques**

Photographe avant d'être électronicien, l'auteur simplifie la vie des amateurs par des montages électroniques destinés surtout à la chambre noire (posemètres, chronomètres, etc...), mais aussi au studio (sonoflash, flashmètre réflex) ou au contrôle du matériel utilisé (contrôle d'obturateurs).

176 pages, format 15 x 21. **PRIX : 46 F.**

Réglement à l'ordre de la
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque, 75480 Paris. Cedex 10

AUCUN ENVOI contre remboursement. Port Rdé jusqu'à 35 F : taxe fixe 10 F - De 35 à 75 F : taxe fixe 14 F - De 75 à 120 F : taxe fixe 20 F - Au-dessus de 120 F : taxe fixe 25 F.

PARTEZ GAGNANT AVEC UN METIER D'AVENIR




SUIVEZ LES COURS PAR CORRESPONDANCE INSTITUT ELECTORADIO



Apprenez la théorie et la pratique, chez vous, avec du matériel ultra-moderne.

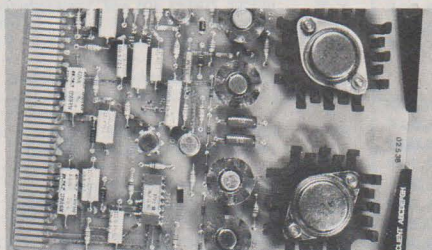Pionnier de la Méthode Progressive, l'Institut Electroradio vous offre des cours très clairs, bien gradués, pleins de schémas et d'illustrations. Il vous offre en plus tous les composants vous permettant de monter vous-même vos propres appareils de mesure, et des matériels de qualité qui restent ensuite votre propriété.



Un vrai laboratoire chez vous, sur votre table de travail.

L'électronique, la Hi-Fi, la télé, ça s'apprend avec un fer à souder. C'est parce qu'ils combinent harmonieusement les leçons théoriques et les travaux pratiques que les cours de l'Institut Electroradio permettent des progrès rapides, à votre rythme personnel. Et nos professeurs (tous ingénieurs) sont là pour corriger votre travail, vous aider de leurs conseils.

Parmi nos 7 formations par correspondance, choisissez celle qui répond à vos ambitions.

Demandez notre documentation gratuite et vous recevrez notre brochure générale avec le plan détaillé du cours qui vous intéresse :

- Electronique générale
- Micro-électronique • Electro Technique
- Hi-Fi, Stéréo, Sonorisation • Oscilloscope
- TV noir et couleur • Informatique (logiciel)

Sans aucune obligation, vous découvrirez tous les appareils que vous monterez chez vous, grâce à nos composants de type professionnel. Et vous pourrez commencer à songer aux carrières passionnantes et bien payées qui sont prêtes à vous accueillir demain!

INSTITUT ELECTORADIO

(Enseignement privé par correspondance)
26 rue Boileau, 75016 Paris

OCERP

Décidez de réussir votre carrière!

Pour recevoir notre documentation gratuite en couleurs remplissez soigneusement ce bon et renvoyez-le à l'Institut Electroradio.



Nom _____ Prénom _____ Age _____

Adresse _____

Code postal [] [] [] [] [] Ville _____

désire recevoir gratuitement et sans engagement le programme détaillé du cours qui m'intéresse :

- ☐ Electronique générale ☐ Electrotechnique ☐ TV noir et couleur ☐ Micro-électronique ☐ Hi-Fi, stéréo ☐ Oscilloscope ☐ Informatique

125 KITS EXPOSÉS EN MAGASIN

PLUS DE : KITS GARANTIS 1 AN. LIVRES AVEC NOTICE DE MONTAGE DÉTAILLÉE.

Légendes : AL : Alimentation ; P : Puissance ; F : Fréquence ; C : Consommation ; S : Sensibilité ; 2 : Impédance ; DI : Distorsion ; LC : Livré complet avec coffret, fiches, boutons, etc.

KITS EMISSION-RECEPTION

005. Emetteur FM. 60-145 MHz. P : 300 mW. Portée 8 km. AL : 4,5 à 40 V	44,00 F
HF 65. Emetteur FM. 60-145 MHz. Porte à plusieurs km. AL : 4,5 à 40 V	40 F
OPTIONS : Antenne télescopique acier pour émetteurs (005 ou HF 65)	20 F
Micro Pastille... 23 F ; Micro Electret... 23 F ; Micro complet avec pied	28 F
Kn 46. Récepteur FM (pour émetteurs). B.P. : 80-110 MHz. AL : 9-12 V	56 F
HF 310. Tuner FM. AL : 12 à 55 V. C : 5 mA. S : 5 µV. DI : 1,5 %	182 F
JK 04. Tuner FM. BP 87-108 MHz. S : 25 µV. DI : 0,5 %. B.P. 87-108 MHz. LC	137 F
JK 06. Emetteur 27 MHz. 25 mW. Quartz fourni. AL : 9 V. LC	131 F
JK 05. Récepteur 27 MHz. S : 10 µV. Quartz fourni. AL : 9 V. LC	141 F
OK 106. Emetteur ultra-sons. AL : 12 V. Portée 15-20 m. Avec transducteur	83,30 F
OK 108. Récepteur ultra-sons. AL : 9 V. Sortie relais. Avec transducteur	93,10 F
HF 305. Convertisseur VHF/144 MHz. B.P. 100-200 MHz. S : 0,8 µV. AL : 9-15 V	174 F
KN 9. Convertisseur AM/VHF. 118-130 MHz. Réception sur P.O.	38 F
KN 20. Convertisseur 27 MHz. Réception C.B. sur P.O.	53,00 F
KN 10. Convertisseur FM/VHF. 150-170 MHz. Réception sur FM	42,00 F
OK 122. Récepteur 50 à 200 MHz. 5 gammes. Super réaction	125,00 F
KN 17. Oscillateur code morse. AL : 4,5 V	40,00 F
OK 100. VFO pour 27 MHz. Remplace les quartz	93,10 F
OK 168. Emetteur infrarouges. AL : 9-12 V. Portée 10 m	125,00 F
OK 170. Récepteur infrarouges. AL : 12 V. Sortie sur relais	155,00 F
OK 167. Récepteur 27 MHz. Super hétérodyne. 4 canaux. AL : 12 V. LC	255,00 F
OK 159. Récepteur 144 MHz. FM. Bande marine. AL : 12 V. LC	255,00 F
OK 177. Récepteur. Bande police. FM. Super hétérodyne. AL : 12 V. LC	255,00 F
OK 163. Récepteur AM. Bande aviation. AL : 12 V. LC	255,00 F
OK 181. Décodeur de blu. AL : 12-13,5 V	125,00 F

KITS AMPLIFICATION

KN 3. Amplificateur téléphonique. AL : 12 V. Avec capteur	70,00 F
AF 300. Ampli BF, 6 W. AL : 9-18 V. DI : 0,3 %. Z : 4/8 Ω. B.P. : 20 Hz-20 kHz	97,00 F
KN 12. Ampli BF, 4,5 W. AL : 12-18 V. DI : 0,3 %. Z : 8 Ω. B.P. : 20 Hz-20 kHz	58,00 F
AF 380. Ampli BF, 2,5 W. AL : 9-12 V. DI : 0,2 %. Z : 4/8 Ω. B.P. : 20 Hz-20 kHz	56,00 F
AF 310. Ampli BF, 20 W. AL : 9-36 V. DI : 0,1 %. Z : 4/8 Ω. B.P. : 20 Hz-20 kHz	109 F
AF 340. Ampli BF, 40 W. AL : 30-60 V. DI : 0,1 %. Z : 4/8 Ω. B.P. : 20 Hz-20 kHz	162 F
JK 02. Ampli micro. AL : 9 V. B.P. : 20 Hz-20 kHz. DI : 0,3 %. LC	80,00 F
HF 395. Ampli antenne. PO-GO-OC-FM. AL : 12 V. Gain 5 à 30 dB	33,00 F
HF 385. Ampli UHF-VHF. Télé. AL : 9-15 V. Gain : 12 à 21 dB. S/B : 5,6 dB	98,00 F

KITS MESURE

KN 5. Injecteur de signal. (Signal traceur). AL : 1,5 V	38,00 F
OK 123. Génér. B.F. 1 Hz à 400 kHz en 4 g. AL : 220 V, 3 sign. : rectang., triang., sinusoïdal (Av. transfo)	273,40 F
OK 127. Pont de mesure R/C. 10 Ω à 1 MΩ. 10 pf à 1 µf, en 6 gammes	136,00 F
OK 57. Testeur de semi-conducteurs. Transistors, diodes, thyristors. AL : 4,5 V	53,90 F
NT 415. Alimentation stabilisée. 0 à 40 V. Maxi 1200 mA (sans transfo)	143,00 F
NT 400. Alimentat. de labor. 0 à 40 V. 2 ou 4 A, en 2 g. (ss transfo)	307,00 F

ALARME-SIRENE-VOITURE

KN 19. Sirene électronique américaine, avec HP 0,5 W	54,00 F
KN 40. Sirene électronique américaine. 15 W. Alimentation 12 V	98,00 F
OK 160. Antivol à ultra-sons. Sortie sur relais. AL : 12 V. LC	255,00 F
OK 78. Antivol avec entrée et alarme temporisées. AL : 12 V	112,70 F
OK 80. Antivol auto avec alarme temporaire. AL : 12 V	87,20 F
OK 6. Allumage électronique. Boîtier métal. AL : 12 V	171,50 F
OK 46. Cadenceur pour essuie-glace. Fréq. : 2 à 50 secondes	73,50 F
KN 6. Détecteur ou déclencheur photo-électrique. AL : 9 V	86,00 F

MUSIQUE-LUMIERE-UTILITAIRES

OK 143. Générateur 5 rythmes. Valse, slow, twist, fox, rumba	279,00 F
OK 76. Table de mixage. Stéréo. 2 entrées RIAA + 2 aux. Avec pots	240,10 F
KN 18. Instrument de musique 7 notes	61,00 F
004. Gradateur de lumière 900 W	36,00 F
KN 36. Variateur de vitesse pour perceuse 1200 W	89,00 F
OK 126. Adaptateur micro pour jeux de lumière	77,40 F
KN 30. Modulateur 3 voies à micro incorporé. 3 x 1200 W	129,00 F
KN 34. Chenillard. 4 voies, réglable. 4 x 1200 W	120,00 F
KN 33. Stroboscope réglable. 40 joules avec son tube	115,00 F
JK 08. Interrupteur crépusculaire. P : 400 W. LC	103,50 F
JK 10. Compte-pose de 2 à 60 secondes. P : 400 W. LC	122,00 F
KN 23. Horloge numérique. AL : 220 V. Heures et minutes	149,00 F
OPTION. Réveil pour Kn 23... 39 F. Coffret métal percé pour Kn 23	39,00 F
OK 62. Vox control. Commande sonore	93,10 F
OK 98. Synchronisateur de diapositives. AL : 12 V	116,60 F
OK 64. Thermomètre digital. De 0 à 99°	191,10 F
OK 141. Chronomètre digital. De 0 à 99 secondes	195,00 F
OK 104. Thermostat électronique. 0 à 100°. P : 1600 W	112,70 F
OK 23. Anti-moustique électronique (ultrasons)	87,20 F
KN 4. Mini-détecteur de métaux (réception sur PO)	37,00 F

ROCHE

200, avenue d'Argenteuil
92600 ASNIÈRES Tél. 799.35.25

Ouvert : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
le samedi sans interruption de 9h à 19h

40 SUPER-LOTS

QUALITÉ et PRIX IMBATTABLES

UN SUCCÈS CONSACRÉ

Tous nos super-lots sont exposés en magasin pour votre contrôle de la qualité et des prix.

FINIS LES MONTAGES INACHEVÉS
ET LES COURSES BREDOUILLES

SUPER LOTS

N° 1	RESISTANCES : A couche 1/2 W. Tolérance 5 %. Sur bande. Les 25 principales valeurs de 10 Ω à 1 MΩ. 10 pièces par valeur. Les 250 résistances : 40 F (0,16 F pièce).
N° 2	CONDENSATEURS : Céramiques 80 volts. Les 10 principales valeurs de 10 pf à 820 pf. 10 pièces par valeur. Les 100 condensateurs : 36 F (0,36 F pièce).
N° 21	CONDENSATEURS MYLAR 250 volts. Les 7 principales valeurs de 1 nf à 0,1 µf : 1 nf - 2,2 - 4,7 - 10 - 22 - 47 nf et 0,1 µf. 10 pièces par type. Les 70 condensateurs : 54 F (0,77 F pièce).
N° 22	CONDENSATEURS MYLAR 250 volts. Le plus vendu : 0,1 µf. Les 20 condensateurs : 20 F (1 F pièce).
N° 23	CONDENSATEURS MYLAR 250 volts. Très utilisé : 0,22 µf. Les 10 condensateurs : 15 F (1,50 F pièce).
N° 3	CONDENSATEURS : Chimiques, 25 volts mini. 7 valeurs : 1 µf - 2,2 - 4,7 - 10 - 22 - 47 - 100 µf. 10 pièces par valeur. Les 70 condensateurs : 59,50 F (0,85 F pièce).
N° 24	CONDENSATEURS CHIMIQUES 25 volts. 220 µf x 4 - 470 µf x 4 - 1000 µf x 2. Les 10 condensateurs : 24 F (2,40 F pièce).
N° 4	DIODES DE REDRESSEMENT : 1 N 4004. (1 A-400 V). La diode la plus utilisée. Les 20 : 14 F (0,70 F pièce).
N° 5	DIODES DE COMMUTATION : 1 N 4148 (= 1 N 914). La diode la plus utilisée. Les 20 : 9 F (0,45 F pièce).
N° 32	PONT DE DIODES. 1 A/50 volts. Les 4 ponts : 16 F (4 F pièce).
N° 25	DIODES ZENERS 400 mW. Les 5 valeurs les plus vendues 4,7 V - 6 V - 7,5 V - 9 V - 12 volts. 4 de chaque : les 20 Zeners : 26 F (1,30 F pièce).
N° 6	TRIACS : 6 A/400 volts. Grande sensibilité. Les 5 : 29,50 F (5,90 F pièce).
N° 7	LEDS Ø 5 mm. 1 ^{re} qualité. 10 rouges + 10 verts. Les 20 leds : 27 F (1,35 F pièce).
N° 39	LEDS Ø 5 mm. Rouges 1 ^{re} qualité. Les 25 pièces : 33 F (1,32 F pièce).
N° 40	LEDS Ø 5 mm. Vertes. 1 ^{re} qualité. Les 25 pièces : 36,20 F (1,44 F pièce).
N° 9	TRANSISTORS : BC 107 - BC 108 - BC 109. Les 3 BC les plus vendus. 5 de chaque type. Les 15 transistors : 31,50 F (2,10 F pièce).
N° 10	TRANSISTORS : 2 N 1711 et 2 N 2222. Les 2 types les plus vendus. 5 de chaque type. Les 10 transistors : 26 F (2,60 F pièce).
N° 11	CIRCUIT INTEGRE : µA 741 (Ampli OP) Les 5 pièces : 22,50 F (4,50 F pièce).
N° 12	CIRCUIT INTEGRE : NE 555 (timer) Les 5 pièces : 24,50 F (4,90 F pièce).
N° 13	SUPPORTS DE CIRCUITS INTEGRÉS. 10 de 8 broches + 10 de 14 broches. Les 20 : 28 F (1,40 F pièce).
N° 26	FUSIBLES. Verre 5 x 20 mm. Rapides. 0,1 A - 0,5 A - 1 A - 2 A - 3 A. 10 de chaque : Les 50 fusibles : 22,50 F (0,45 F pièce).

N° 27	SUPPORTS DE FUSIBLE pour circuit imprimé. Les 10 pièces : 12,50 F (1,25 F pièce).
N° 28	POTENTIOMETRES AJUSTABLES MINIATURES. 1 K - 2,2 K - 4,7 K - 10 K - 22 K - 47 K - 100 K. 4 pièces par valeur. Les 28 pièces : 32,20 F (1,15 F pièce).
N° 29	POUSSOIR-MARCHE miniature (Type S.90). 4 rouges + 4 noirs. Les 8 pièces : 19,60 F (2,45 F pièce).
N° 33	INTER ou INVERSEUR UNIPOLAIRE miniature, levier métal. 6 A/125 V. Les 2 pièces : 16 F (8 F pièce).
N° 34	INTER ou INVERSEUR bipolaire miniature, levier métal. 3 A/250 V. Les 2 pièces : 25 F (12,50 F pièce).
N° 35	INTERRUPTEUR unipolaire 6 A/250 volts. Levier plastique noir. Les 3 inters : 18 F (6 F pièce).
N° 36	INVERSEUR ou INTERRUPTEUR bipolaire. 6 A/250 volts. Levier plastique noir. Les 3 pièces : 24 F (8 F pièce).
N° 30	BOUTONS PLASTIQUES NOIRS Ø 21 mm. Entourage chromé avec repaire. Les 5 boutons : 11 F (2,20 F pièce).
N° 31	BOUTONS PLASTIQUES NOIRS Ø 28 mm. Entourage chromé avec repaire. Les 5 boutons : 12,50 F (2,50 F pièce).
N° 8	PRESSION POUR PILES 9 volts. Les 10 : 10 F (1 F pièce).
N° 14	JACKS Ø 3,5 mm. 6 mâles + 4 châssis + 2 femelles. Les 12 jacks : 19,80 F (1,65 F pièce).
N° 15	FICHES BANANES Ø 4 mm, 8 mâles + 4 châssis (1/2 rouges, 1/2 noires). Les 12 : 14,40 F (1,20 F pièce).
N° 16	RCA ou CINCH. 8 mâles + 4 châssis (1/2 rouges, 1/2 noires). Les 12 : 21,00 F (1,75 F pièce).
N° 17	FICHES D.I.N. 5 broches, 4 mâles + 2 châssis + 2 femelles. Les 8 : 18 F (2,25 F pièce).
N° 18	FICHES HAUT-PARLEUR. 4 mâles + 2 châssis + 2 femelles. Les 8 : 9,60 F (1,20 F pièce).
N° 37	PINCES CROCODILES ISOLEES 2 rouges 6E 2 noires. Les 4 pièces : 6 F (1,50 F pièce).
N° 38	FICHES d'alimentation ALLUME-CIGARE. Très pratique. Les 2 : 11 F (5,50 F pièce).
N° 19	Vous débutez... « Réalisez vos circuits imprimés ». Nous vous proposons un matériel de première qualité et une notice explicative très détaillée. 1 fer à souder JBC 30 W + 3 mètres de soudure + 1 perceuse 9-12 volts. 10 000 tr/mn + accessoires + 1 stylo-marqueur pour circuit imprimé + 3 bandes de signes transfert + 3 dm ² de circuit cuivré + 1 litre de perchlorure de fer en poudre + notice détaillée : 209 F (+ port : 11 F)
N° 20	LOT CIRCUIT IMPRIME PAR PHOTO. Avec notice très détaillée. 1 film format 210 x 300 + 1 sachet de révélateur pour film + 1 révélateur pour plaque + 1 plaque présensibilisée 75 x 100 mm + 1 lampe UV 250 W + 1 douille pour lampe + notice : 109 F (+ port : 11 F).

Magasin ouvert tout l'été
Expédition Province au reçu de la commande

EXPEDITIONS (P&T). — Sous 3 jours ouvrables de tout le matériel disponible en stock. Commande minimum : 40 F + port. Frais de port et d'emballage : 12 F. Port urgent : 15 F. KITS et SUPER-LOTS : port gratuit pour les commandes supérieures à 350 F. Veuillez rédiger votre règlement à l'ordre de ROCHE. Contre-remboursement. Frais supplémentaires : 15 F. COMMANDEZ PAR TELEPHONE : 799.35.25 et gagnez du temps. CETTE ANNONCE ANNUELLE ET REMPLACE LES PRECEDENTES. Prix TTC au 1/01/81.

CB27 MHz un très grand choix + les prix
APPAREILS - ANTENNES - TOS-METRE - CABLE - FICHES - MICRO - AMPLI + les conseils

CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES TRANSISTORS

378

TYPE			Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SD 859	Si	NPN	35	0,700	250		40	250	B26	MJE 5655	2N 6175
2 SD 859 A	Si	NPN	35	0,700	300		40	250	B26	MJE 5656	2N 6176
2 SD 859 B	Si	NPN	35	0,700	350		40	250	B26	MJE 5657	2N 6177
2 SD 860	Si	NPN	40	1	250		40	250	B26	TIP 47	BUX 67 A
2 SD 860 A	Si	NPN	40	1	300		40	250	B26	TIP 48	BD 410
2 SD 860 B	Si	NPN	40	1	350		40	250	B26	TIP 49	BD 410
2 SD 861	Si	NPN	45	1,5	250		40	250	T0220	TIP 47	BUX 67 A
2 SD 861 A	Si	NPN	45	1,5	300		40	250	T0220	TIP 48	40383
2 SD 863	Si	NPN	0,900	1	50	150		150	R227	BSX 61	2N 2270
2 SD 866	Si	NPN	40	7	80		60	260	B26	TI 1153	2N 6131
2 SD 866 A	Si	NPN	40	7	100		60	260	B26	TI 1131	40871
2 SD 867	Si	NPN	100	10	110	3	50	200	T03	2N 5628	BD 245 C
2 SD 868	Si	NPN	50	2,5	600	3	8	12	T03	MJE 12007	2N 3902
2 SD 869	Si	NPN	50	3,5	600	3	8	12	T03	2 SD 380 A	2N 5157
2 SD 871	Si	NPN	50	6	600	3	8	12	T03	ESM 1503	BU 3263
2 SD 872	Si	NPN	40	5	400		20	45	T03	SPT 3439	BD 253 C
2 SD 873	Si	NPN	150	16	140	3	15	60	T03	BDX 50	MJ6302
2 SD 874 H)	Si	NPN	1	1	25	200		340	X156		BCX 20
2 SD 874 A H)	Si	NPN	1	1	50	200		340	X156		BCX 19
2 SD 875 H)	Si	NPN	1	1	80	120		330	X156		BCX 53
2 SD 877	Si	NPN	25	3	80	3	60	300	T066	BD 179	TIP 31 B
2 SD 878	Si	NPN	115	15	60	3	20	70	T03	BDY 39	BDY 73
2 SD 879	Si	NPN	0,750	3	10	200		210	T092		2N 5836
2 SD 880	Si	NPN	30	3	60	3	60	300	T0220	BD 241 A	TIP 31 A
2 SD 884	Si	NPN	40	7	200		10	45	B26	BU 408	BU 406
2 SD 889	Si	NPN	0,250	0,100	25	150		650	T092	BC 409 C	BC 408 C
2 SD 890	Si	NPN	0,250	0,020	100	150		650	T092	MPSD 03	BSS38
2 SD 891 H)	Si	NPN	0,250	0,200	25		2000	20000	T092	HEPS 9100	HS 5305
2 SD 892 H)	Si	NPN	0,750	0,500	25		2000	20000	T092	D38L4	D39C4
2 SD 892 A H)	Si	NPN	0,750	0,500	50		2000	20000	T092	BC 877	BC 878
2 SD 893 H)	Si	NPN	0,750	1	25		2000	20000	T092	D 38 L4	D 39 C4
2 SD 893 A H)	Si	NPN	0,750	1	40		2000	20000	T092	BC 875	BC 876
2 SD 897	Si	NPN	50	1,5	6(Veb)		6		T03	TIP 65	TIP 66

H) transistors pour circuits hybrides.

CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES TRANSISTORS


379

TYPE			Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SD 898	Si	NPN	50	3	6(Veb)		6		T03		STI 701
2 SD 899	Si	NPN	50	4	6(Veb)		6		T03		2N 5157
2 SD 900	Si	NPN	50	5	6(Veb)		9,5		T03	MJ3480	BU326 S
2 SD 903	Si	NPN	50	7	600		5	11	T03		BU126
2 SD 904	Si	NPN	50	7	600		4	10	T03		BU 126
2 SD 905	Si	NPN	50	8	650		11		T03		BU 126
2 SD 917	Si	NPN	70	7	200		10	45	B38	184 T2 B	184 T2 A
2 SD 919	Si	NPN	0,400	0,500	25	200		160	S9	2N 6002	BF 248
2 SD 950	Si	NPN	42	3	1500		2	8	T03	IR 721	BU 105
2 SD 951	Si	NPN	65	3	1500		3	12	T03	MJ 12002	BU 500
2 SD 952	Si	NPN	70	3	1500		4	12	T03	MJ 12002	BU 500
2 SD 953	Si	NPN	95	5	1500		3	8	T03	MJ 12004	MJ 12005
2 SD 957	Si	NPN	50	6	6(Veb)		13		T03		BU 126
2 SD 958	Si	NPN	0,400	0,020	120	200		1000	B37	SML 2182	BC 285
2 SD 959	Si	NPN	30	3	80		60	260	B26	BD 179	BD 937
2 SD 960	Si	NPN	35	4	80		60	260	B26	BD 189	BD 589
2 SD 961	Si	NPN	40	5	80		60	260	B26	BD 951	BD 539 B
2 SD 965	Si	NPN	0,750	5	20	BF		600	T092	2N 3469	
2 SD 966	Si	NPN	1	5	20	150	180	600	R244	2N 3469	
2 SD 1012	Si	NPN	0,250	0,700	15	250		400		2N 1708 A	2N 2319
2 SD 1014	Si	NPN	0,900	2	50	BF		1500		2N 5262	2N 5414
2 SD 1015	Si	NPN	0,900	2	50	BF		1500		2N 5262	2N 5414
2 SD 1022	Si	NPN		5	100		3	15		sans	
2 SD 1024	Si	NPN		8	100		6	15		sans	
2 SD 1035	Si	NPN	40	3	120	1,5	50		T0220	RCA 6263	2N 1650
2 SD 1036	Si	NPN	150	15	120	1,5	35		T0220	BDY 77	2N 6302
2 SD 1037	Si	NPN	180	30	120	1,5	35		T0220	2N 5672	2N 6328
2 SD 1038	Si	NPN	180	40	120	1,5	15	40	T0220	BUX 20 A	BLX 30
2 SD 1039	Si	NPN	40	3	120	1,5	1	50	T066	RCA 6263	2N 1650
2 SD 1040	Si	NPN	120	15	120	1,5	5	35	T03	BDY 56	BDY 37
2 SD 1041	Si	NPN	200	30	120	1,5	10	35	T03	2N 2825	2N 2824
2 SD 1042	Si	NPN	200	40	120	1,5	15	40	T03	BUX 20 A	BLX 30
2 SH 11 2)	Si	N	0,450	0,050	RBB : 4,5 kΩ				T05	2N 6114	2N 6115

Générateur de signaux S.O.S. couplé à une alarme de voiture



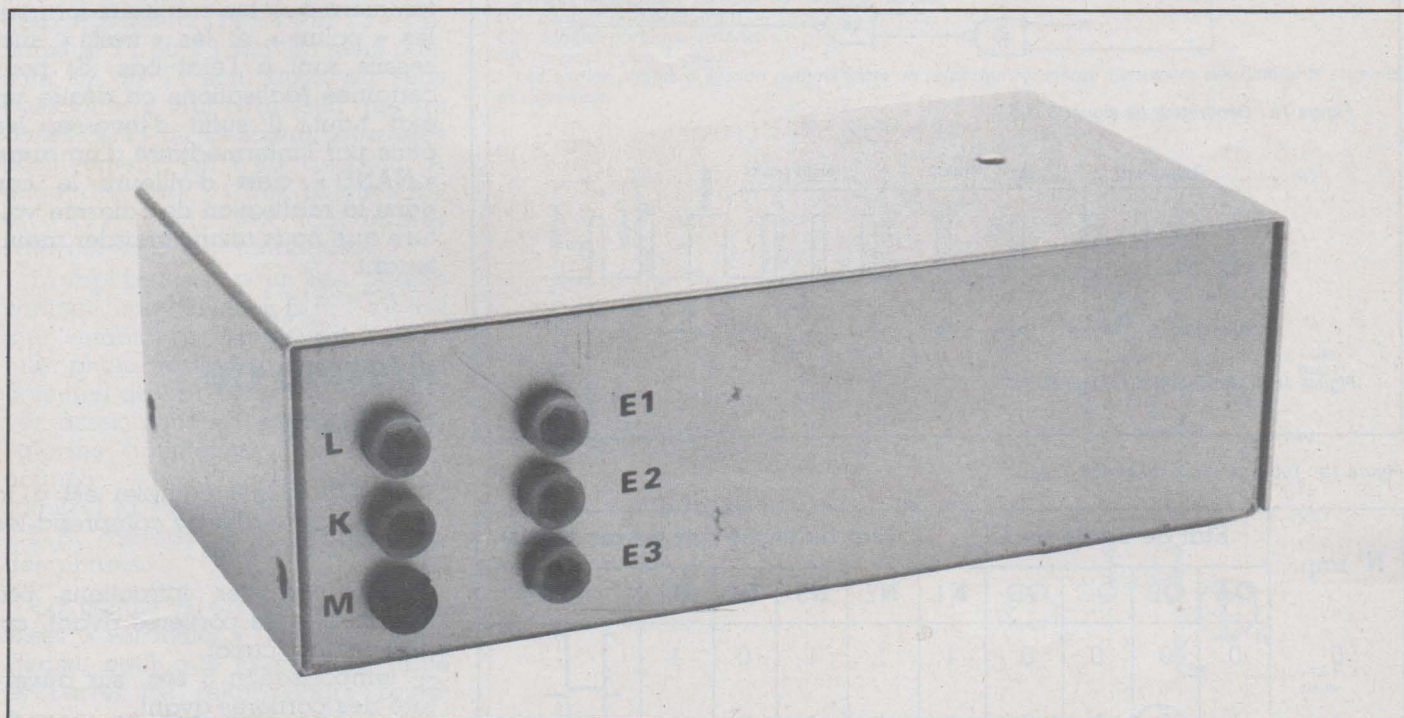Cette réalisation est intéressante à plusieurs niveaux. Elle permettra de se familiariser toujours plus et agréablement, avec les circuits intégrés logiques; elle aura pour finalité une alarme voiture très sophistiquée; enfin le schéma du S.O.S. pris seul, pourra personnaliser vos propres réalisations d'alarme ou autre.



Fonctionnement du générateur de signaux S.O.S.

Dans cette première partie nous allons voir ensemble le fonctionnement du générateur de S.O.S. afin qu'il puisse être repris tout seul.

Le schéma de principe est donné figure 1a.

Le signal que l'on désire recueillir en sortie doit comporter : trois créneaux courts, puis trois créneaux plus larges, puis trois créneaux courts, enfin un créneau espace de séparation avec la S.O.S. suivant. Ce qui fait en tout $3 + 3 + 3 + 1 = 10$ créneaux. Le cœur du fonctionnement sera donc un compteur de 10, ici c'est le très connu SN 7490, C.I. 1.

Le filtre constitué par C1 — R1 a pour but, à la mise sous tension, de faire un reset sur la remise à zéro du compteur, ainsi on est sûr de bien démarrer en début du cycle S.O.S.

L'explication des différentes fonctions des portes NAND est liée aux états des sorties du compteur donnés à la figure 1b. Il faut aussi savoir que l'horloge constituée par le CI4 (555) délivre des créneaux courts lorsque R3 est mise à la masse par la sortie de N4.

Sur le tableau, figure 1b, on voit au départ que N4 a sa sortie à 0 donc l'horloge délivre des créneaux courts au compteur et au N6 qui pilote la sortie. Rien ne change jusqu'à ce que les sorties du compteur prennent l'indication de la 3^e impulsion. Donc entre temps la sortie du N6 a enregistré trois cré-

neaux courts correspondant aux états 0-1-2 du compteur. A la 3^e impulsion les sorties QA et QB passent à 1. Donc le N1 voit sa sortie passer à 0 et fait basculer la bascule RS constituée par N4 et N5, R3 n'est plus à la masse et le 555 délivre des créneaux larges, ceci va durer jusqu'à l'impulsion 6. Entre temps donc, la sortie de N6 a enregistré trois créneaux larges correspondant aux états 3-4-5 du compteur. A la 6^e impulsion les sorties QB et QC passent à 1 donc N2 voit sa sortie passer à 0 et refait basculer la bascule RS (N4 - N5) dans son état initial (R3 à la masse par N4) et ainsi l'horloge recommence à délivrer des créneaux courts. La cellule R2 - D1 a pour but d'éviter que le 7^e état du compteur où QA et QB sont aussi à 1 fasse basculer N1 à 0. (D1 force

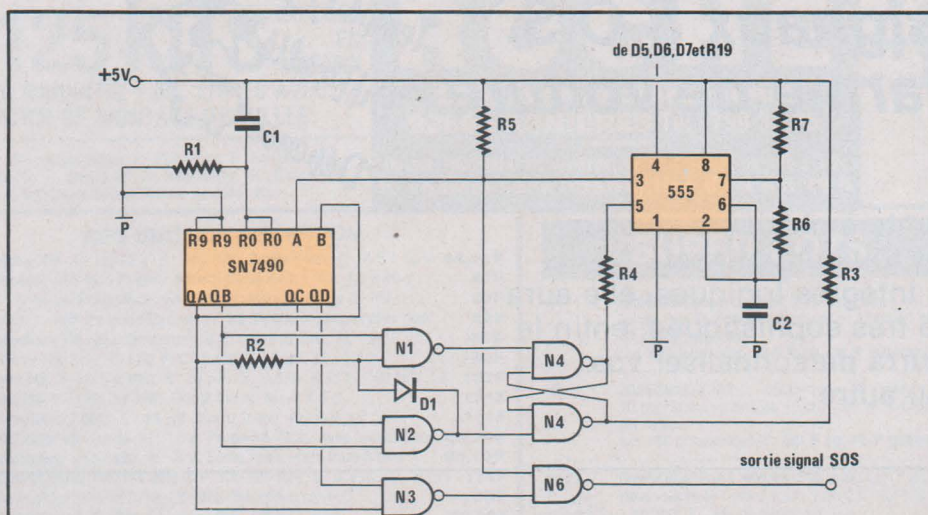


Figure 1a : Générateur de signal S.O.S.

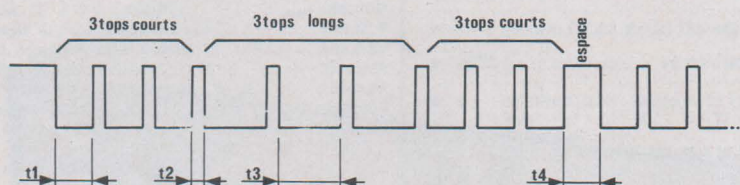


Figure 1c : Description du signal S.O.S.

Figure 1b : Table de vérité du circuit n° 1a.

N° imp.	Etat de sortie de CI1				Etat de sortie des portes NAND					
	QA	QB	QC	QD	N1	N2	N3	N4	N5	N6
0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	
1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	
2	0	1	0	0	1	1	1	0	1	
3	1	1	0	0	0	1	1	1	0	
4	0	0	1	0	1	1	1	1	0	
5	1	0	1	0	1	1	1	1	0	
6	0	1	1	0	1	0	1	0	1	
7	1	1	1	0	1	0	1	0	1	
8	0	0	0	1	1	1	1	0	1	
9	1	0	0	1	1	1	0	0	1	
10	0	1	0	0	1	1	1	0	1	
11	1	1	0	0	1	1	1	0	1	

l'entrée de N2 à 0 et donc la sortie reste à l'état 1).

Le N6 enregistre donc à nouveau trois créneaux courts jusqu'à la 9^e impulsion où QA et QD passent à 1. Le N3 passe à 0 et force N6 à ne pas enregistrer de créneaux d'horloge réalisant ainsi l'espace qui doit séparer 2 signaux S.O.S. consécutifs.

Lorsque la 10^e impulsion fait repartir le compteur à 0 le cycle recommence.

La figure 1c montre le détail du signal S.O.S. recueilli, on voit notamment que les créneaux formant les « points » et les « traits » successifs sont à l'état bas. Si pour certaines réalisations on désire un état haut, il suffit d'inverser les états par l'intermédiaire d'un autre « NAND » c'est d'ailleurs le cas dans la réalisation de l'alarme voiture que nous allons aborder maintenant.

Alarme de voiture

Le synoptique complet est à la figure 2 cette alarme comprend les fonctions suivantes :

- détection des infractions par contact sur les portières avant, arrière, coffre, capot,
- temporisation 5 sec. sur ouverture des portières avant,
- pas de temporisation sur les autres contacts,
- pas de temporisation à la mise en marche de l'intérieur de la voiture (enlève la contrainte de devoir sortir avant un temps maximum, après la mise sous tension),
- détection des ouvertures et des fermetures (au cas où une portière serait laissée ouverte après une 1^{re} infraction),
- arrêt automatique de l'alarme après un temps réglable entre 1 et 3 mn (évite à la batterie de se décharger),
- signal d'infraction sur cycle S.O.S. sonore (klaxon voiture), plus lumineux si l'infraction se passe de nuit (phares),
- consommation nulle au repos.

Cette réalisation est effectuée en deux circuits imprimés distincts :
1 pour la partie S.O.S. + ampli de sortie + temporisation,
1 pour la partie détection d'infraction.

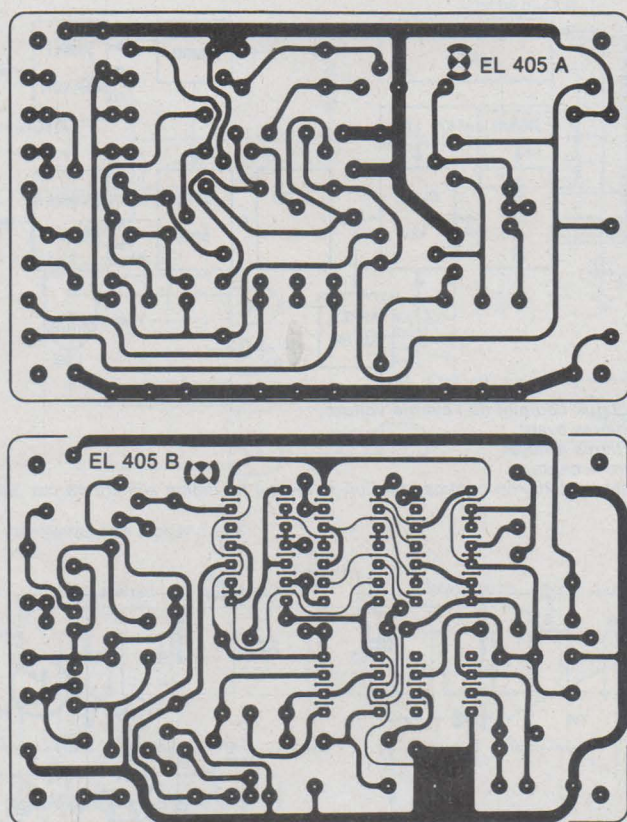


Figure 5 : Tracés des deux circuits imprimés.

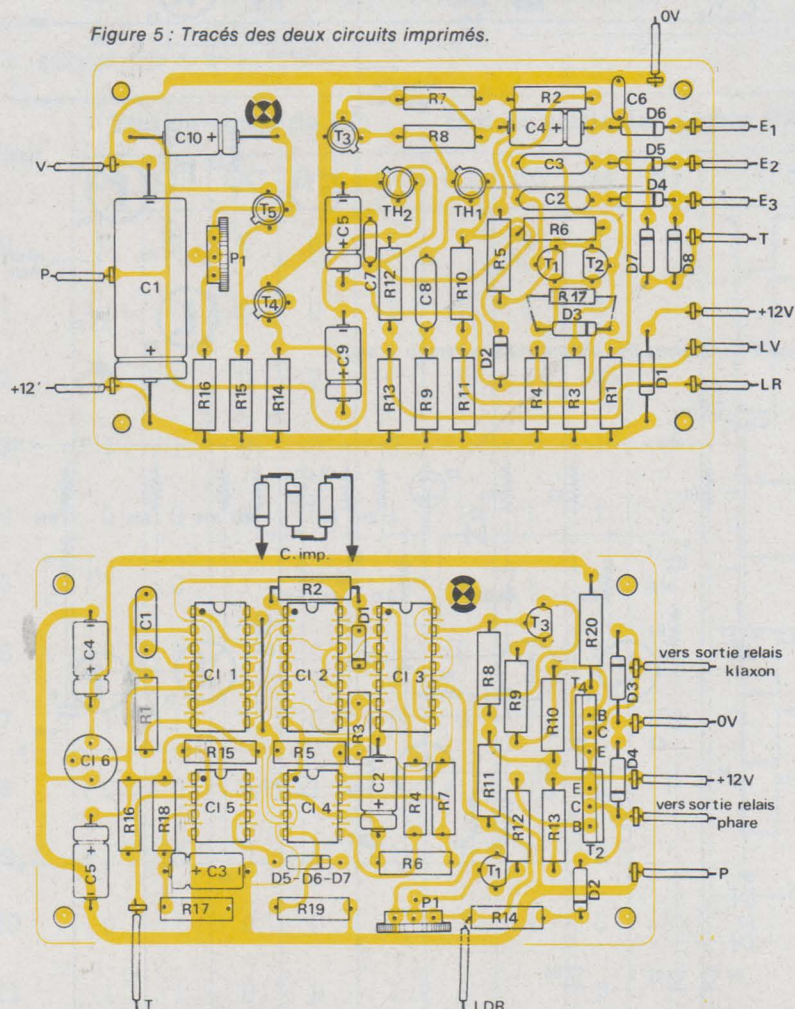


Figure 6 : Implantation des deux circuits imprimés.

Enfin l'alimentation 5 V des circuits intégrés logiques est réalisée par un petit régulateur intégré « 2309 » dont entrée et sortie sont découplées par C4 et C5.

Les valeurs de R1 et R2 sont de 1 k Ω ou moins (820 ou 470 Ω) mais ne pas augmenter au-delà de 1 k Ω .

Si on veut augmenter la temporisation, R18 peut varier sans problème de 470 k Ω à 1,5 M Ω .

Si on désire des S.O.S. de cadence plus ou moins rapides on peut, sans trop de problèmes, faire changer la valeur de C2. On peut atteindre des fréquences de 1 kHz sans problème (C2 $\approx$ 10 nF).

Le circuit de détection

Bien que d'aspect compliqué, (pour une simple alarme par contact), ce système de détection est en fait relativement simple, fiable et efficace, voir figure 4.

Il aurait pu être réalisé avec deux relais, au lieu des divers semi-conducteurs, mais l'auteur préfère n'employer aucun élément mécanique à ce niveau de la réalisation.

A la mise sous tension C8 est déchargé, son courant de charge passe par la gachette TH1 et le rend passant, la diode LED verte (L.V.) s'allume, le potentiel du point « K » devient inférieur à la tension Zener de D3.

En sortant de la voiture le conducteur va devoir ouvrir puis fermer la portière avant : en l'ouvrant, le point « M » va se trouver à la masse par D6, et C2, C3, C4 envoient une impulsion négative à T1, T2, T3 : pour T1 qui est un N.P.N., rien ne se passe, pour T2 qui est un P.N.P. il a tendance à conduire, mais comme $U_K < U_Z$ aucun courant collecteur ne peut le traverser, pour T3 qui conduit déjà (depuis que TH1 est passant) cette impulsion ne peut que l'inciter à conduire encore plus.

Par contre en fermant la portière après être sorti ce même point « M » reçoit une impulsion positive que C2, C3, C4 transmettent à nouveau à T1 — T2 — T3 : Pour T2 qui est un P.N.P. cette impulsion a tendance à le bloquer, mais comme il ne conduisait pas, rien ne se passe ; pour T3 qui conduisait cette impulsion positive le bloque et ainsi coupe le courant IAK

de TH1 (la LED verte s'éteint) pour T1 : cette impulsion à tendance à le rendre passant mais $UK < UZ$ (C5 n'est pas encore chargé à VZ) et donc le courant collecteur ne peut pas prendre naissance.

En fait on vient de voir que le fait de rendre TH1 conducteur, masque la 1^{re} ouverture et la 1^{re} fermeture de portière, laissant ainsi le chauffeur sortir sans lui imposer un temps maximal pour le faire.

Maintenant par contre, TH1 est bloqué et $UK > UZ$ (C5 chargé).

Si quelqu'un rentre, la porte s'ouvre et le point « M » transmet une impulsion négative par C3 à T2, le courant de collecteur de T2 circule et à travers R6 la tension appliquée à R5 crée un courant de gachette rendant TH2 passant, TH2 alimente alors par « P » tous les circuits d'alarme S.O.S. (la LED rouge L.R. s'allume).

Si après la fin de l'alarme la portière est laissée ouverte, quelqu'un peut rentrer et refermer la portière : à ce moment là « M » transmet à T1 par C2 une impulsion positive qui crée en T2 un courant collecteur et par le même processus TH1 s'amorce et l'alarme repart en fonctionnement.

On voit donc que toute ouverture ou fermeture de contact fait partir l'alarme lorsque TH1 ne conduit pas.

L'arrêt automatique

L'alarme fonctionnant, le point « P » est à la masse par TH2 : C10 se charge par R16 et P1 lorsque sa tension atteint la tension de Pic de l'U.J.T. la jonction E - B1 de ce dernier s'effondre, le point « S » voit son potentiel se rapprocher de la masse, T4 conduit et transmet par C9 une impulsion négative sur l'anode de TH2, donc celui-ci se bloque, l'alarme est terminée. La valeur de la temporisation peut être changée en agissant sur P1, (à noter qu'il vaut mieux que P1 + R16 n'excèdent pas 1 MΩ) si l'on veut encore un temps plus long il faudra augmenter C10.

D1 et C1 ont un rôle de filtrage.

Deux entrées (E2 et E3) donnent à la sortie T par une diode (D7 et D8). C'est ce système qui, relié à la temporisation empêche celle-ci d'avoir lieu : ainsi, si quelqu'un ouvre le capot ou le coffre ou les portes arrières l'alarme a lieu immédiatement, sans attendre les 5 ou 6 sec. de temporisation des por-

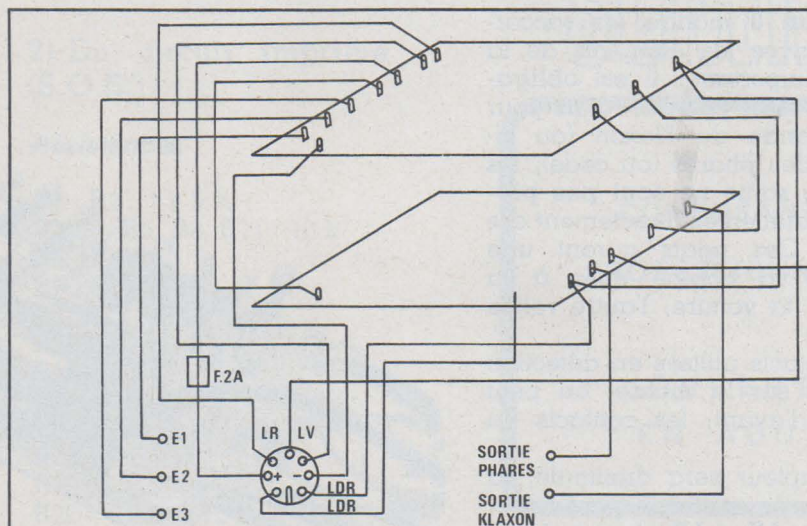


Figure 7 : Raccordement dans le boîtier.

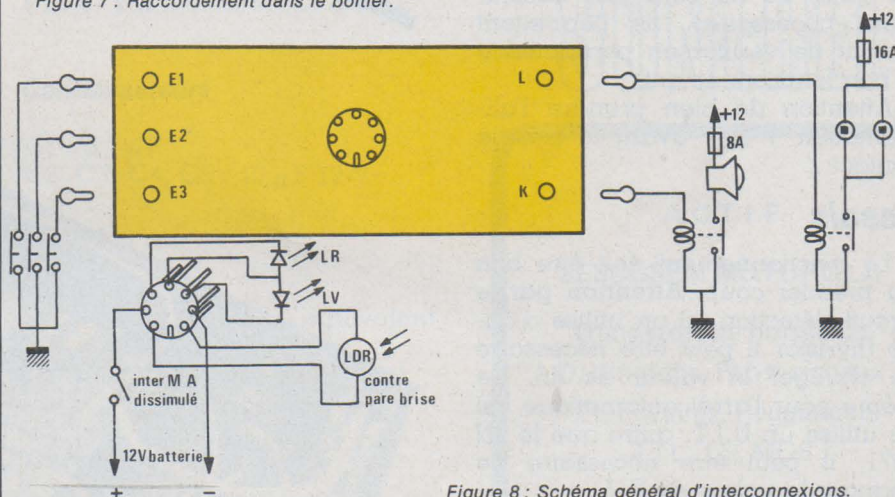


Figure 8 : Schéma général d'interconnexions.


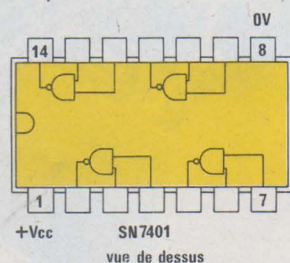


Figure 9 : Brochages des composants actifs utilisés.

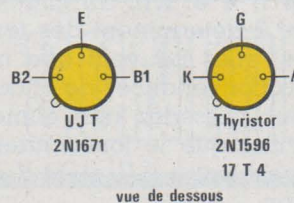

tières avant qui ont pour but de laisser le temps au propriétaire de la voiture de couper l'interrupteur de l'alarme en rentrant.

Réalisation pratique

Les figures 5 et 6 montrent les traces et les câblages des circuits imprimés. Pour le circuit du S.O.S. il faut utiliser un CI3 (SN 7401), qui est un 4 NAND à collecteur ouvert, qui correspond bien au brochage indiqué figure 9. Il existe un autre brochage pour ce même circuit.

Ne pas oublier de mettre en place le strap.

Les trois diodes D5 - D6 - D7 peuvent être remplacées par une Zener de 1,8 V à 2,2 V, cathode sur la sortie du 741.

La résistance R17 sur le circuit imprimé « détection » est à souder en parallèle sur les pattes de la diode Zéner D3.

Les circuits seront superposés par des entretoises isolantes et fixés dans un boîtier.

La figure 7 montre les raccordements entre les circuits et les différentes entrées et sorties du boîtier — n'oubliez pas le fusible (sécurité oblige). Le raccordement de la cellule photo résistante est effectué côté cuivre du CI2.

La figure 8 montre les raccordements avec les éléments de la voiture : important : il est **obligatoire** de passer par des relais pour la commande du klaxon (ou sirène), et des phares (ou code), les amplis de sortie **ne sont pas prévus** pour alimenter directement ces organes. Ces relais auront une borne de la bobine mise à la masse de la voiture, l'autre reliée à l'alarme.

Les contacts utilisés en détection couperont sur la masse, on peut utiliser à l'avant, les contacts du plafonnier.

L'interrupteur sera dissimulé, la L.D.R. placée contre le pare-brise, les voyants LV et LR placés ; à votre goût, ils ne sont pas absolument nécessaires, ils permettent surtout de vérifier en permanence le bon fonctionnement.

Attention de bien prendre l'alimentation + 12 V **avant** la clef de contact...

Essais

Le fonctionnement doit être bon du premier coup. Attention par le circuit détection, si on utilise d'autre thyristor il peut être nécessaire de changer la valeur de R6. De même pour l'arrêt automatique : si on utilise un U.J.T. autre que le 2N 1671, il peut être nécessaire de changer la valeur de R15.




Les résistances R16 du circuit imprimé n° 1 et R18 du circuit imprimé n° 2 déterminent des temporisations, elles peuvent être modifiées aux convenances de chacun.

Si vous possédez une alimentation vérifiez que le fonctionnement soit correct entre 9 V et 14 V d'alimentation.

Conclusion

Le circuit S.O.S. peut trouver utilité dans plusieurs type de montage. La réalisation décrite personnalisera très bien votre voiture, à notre époque une alarme fiable est très utile — Bon travail à tous ceux qui entreprendront cette réalisation passionnante.

F. RIVIERE

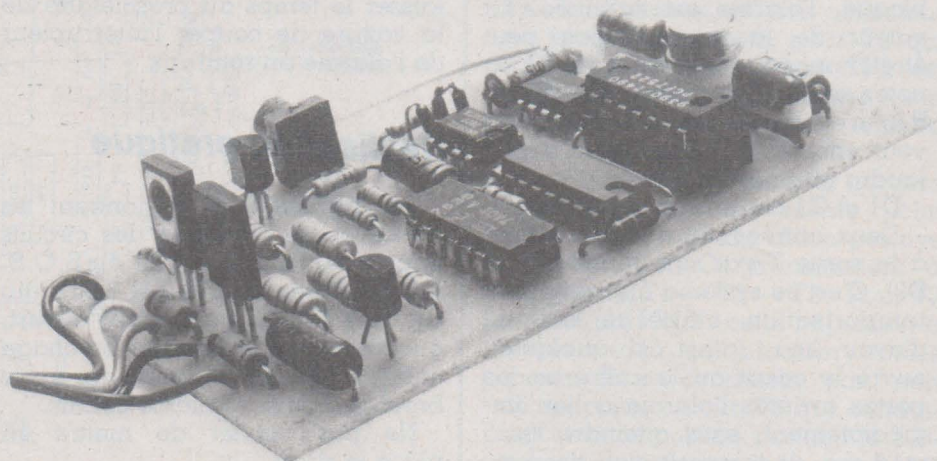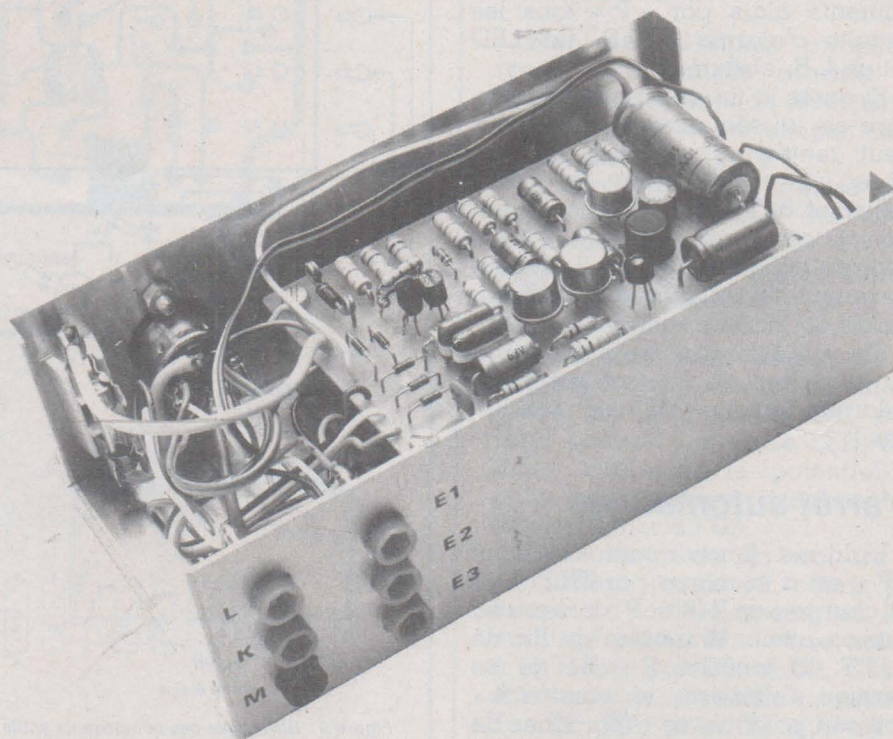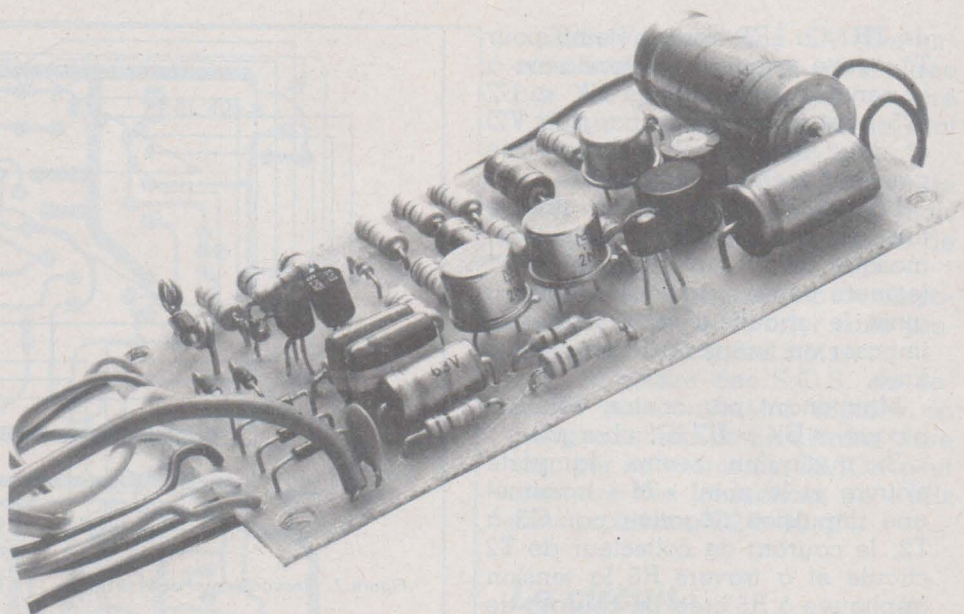

Nomenclatures**1) Du circuit imprimé
n° 1 (détections)****Résistances**

R1 : 3,3 k 5 %
 R2 : 100 k
 R3 : 100 k
 R4 : 1 k 5 %
 R5 : 470 Ω 5 %
 R6 : 12 k 5 %
 R7 : 10 k 5 %
 R8 : 100 k
 R9 : 470 Ω
 R10 : 560 Ω 1/2 W
 R11 : 470 Ω 1/2 W
 R12 : 560 Ω 1/2 W
 R13 : 470 Ω 1/2 W
 R14 : 2,2 k
 R15 : 220 Ω 5 %
 R16 : 220 k à 470 k
 R17 : 680 Ω 5 %

Condensateurs

C1 : 470 μ F 25 V
 C2 : 0,1 μ F
 C3 : 0,1 μ F
 C4 : 10 μ F 16 V
 C5 : 10 μ F 16 V
 C6 : 10 μ F 16 V
 C7 : 10 μ F 16 V
 C8 : 11 μ F
 C9 : 10 μ F
 C10 : 100 μ F 12 V

Diodes

D1 : 1N 4002 ou équivalent
 D2, D4 }
 D5, D6 } 1N 4148 ou équivalent
 D7, D8 }
 D3 : diode Zener 5,6 V
 L.V. : diode Led verte $\varnothing$ 3 mm
 L.R. = diode Led rouge $\varnothing$ 3 mm

Transistors

T1 : BC 172 B ou 547 B ou équivalent
 T2 : T3 : T4 BC 204 ou BC 205 B ou équivalent
 T5 : U.J.T. 2N 1671
 Th1 : Th2 : Thyristor 2N 1596.

**2) Du circuit imprimé
(S.O.S.)****Résistances**

R1 : R2 : 1 k 5 %
 R3 R4, R5, R8, R11 : 10 k
 R6 : 22 k
 R7 : 68 k
 R9, R12 : 2,2 k
 R10, R13 : 1,2 k
 R14 : 4,7 k
 R15, R16 : 100 k
 R17 : 3,3 ou 10 M Ω
 R18 : 330 K à 1 M Ω
 R19 : 1 k 5 %
 R20 : 4,7 Ω à 15 Ω 1 W

P1 : 47 k Ω

Condensateurs

C1 : 0,1 μ F
 C2, C3, C4, C5 : 10 μ F 12 V

Diodes

D1, D2 }
 D6, D5 } 1N 4148 ou équivalent
 D7 }
 D3, D4 : 1N 4002 ou équivalent

Transistors

T1, T3 : BC 172 B ou 547 B ou équivalent
 T4, T2 : BD 234 ou 238

Circuits Intégrés

CI1 : SN 7490
 CI2 : SN 7400
 CI3 : SN 7401
 CI4 : 555
 CI5 : 741
 CI6 : LM 2309

Divers

1 boîtier (boîtier par l'auteur : Teko 140 x 72 x 44).
 1 cellule photo résistante L.D.R. 03.
 6 fiches bananes femelles boîtiers (2 mm) + 6 fiches mâles.
 1 fiche DIN femelle 7 broches boîtier + 1 fiche DIN MÂLE 7 broches.
 1 interrupteur + 1 fusible 2 A + 1 porte fusible.
 (2 relais 12 V si la voiture n'est pas déjà équipée de relais pour la commande des phares et klaxon).

SONEREL

**COMPOSANTS
PROFESSIONNELS**

**OUVERT
EN AOUT**

SONEREL**ACTIF****SESCOSEM MOTOROLA**

Transistors de puissance,
 Darlington, Petits signaux
 C.I. linéaires, Régulateurs
 TTL, LS, MOS

SONEREL**PASSIF**

Condensateurs professionnels
 Résistances métalliques,
 Potentiomètres rotatifs et
 rectilignes, Relais, Ventilateurs
 Entretoises, Fers à souder,
 Refroidisseurs, Matériel pour
 circuits imprimés

33, rue de la Colonie
 75013 PARIS - 580.10.21
 Comptoir Détail :
 3, rue Brown-Séguard
 75015 PARIS
Vente par correspondance
 Catalogue gratuit sur demande

Générateur de fonctions de puissance (20 Hz à 20 kHz en 4 gammes)



L'étude que nous vous proposons est basée sur l'utilisation de deux circuits intégrés Intersil : le ICL 8038 et le ICL 8063. Le ICL 8038 est un générateur de fonctions qui permet d'obtenir des signaux sinusoïdaux, carrés et triangulaires. Il pilote un amplificateur de puissance dont le cœur du montage est le driver ICL 8063. Ce driver, associé à deux transistors, permet d'obtenir une puissance de 50 watts efficaces avec un taux de distorsion inférieur à 0,1 %, sur une charge de 8 ohms.

Le schéma synoptique du générateur est donné à la figure 1.


Le ICL 8038

Le générateur de fonctions est un circuit intégré monolithique qui délivre simultanément 3 signaux avec une excellente précision bien que n'utilisant qu'un minimum de composants externes.

Un bloc diagramme du ICL 8038 est présenté à la figure 2. Un condensateur externe C est chargé et déchargé par deux générateurs de courant.

Le générateur de courant n° 2 est commuté par un flip-flop tandis que le générateur de courant n° 1 fonctionne en permanence. Supposons que le flip-flop soit dans un état tel que le commutateur soit ouvert, dans ce cas le condensateur est chargé par un courant I. La tension aux bornes du condensateur croît donc linéairement dans le temps. Quand cette tension atteint le niveau du comparateur n° 1 (réglé à 2/3 de la tension d'alimentation) le flip-flop est déclenché et change d'état fermant ainsi le commutateur. Le générateur de courant n° 2 débite normalement un courant 2I, donc le condensateur se décharge sous un courant I et la tension à ses bornes décroît linéairement avec le temps. Quand elle atteint le niveau du comparateur n° 2 (réglé à 1/3 de la tension d'alimentation), le flip-flop est à nouveau déclenché et revient à son état initial. Un cycle identique recommence alors.

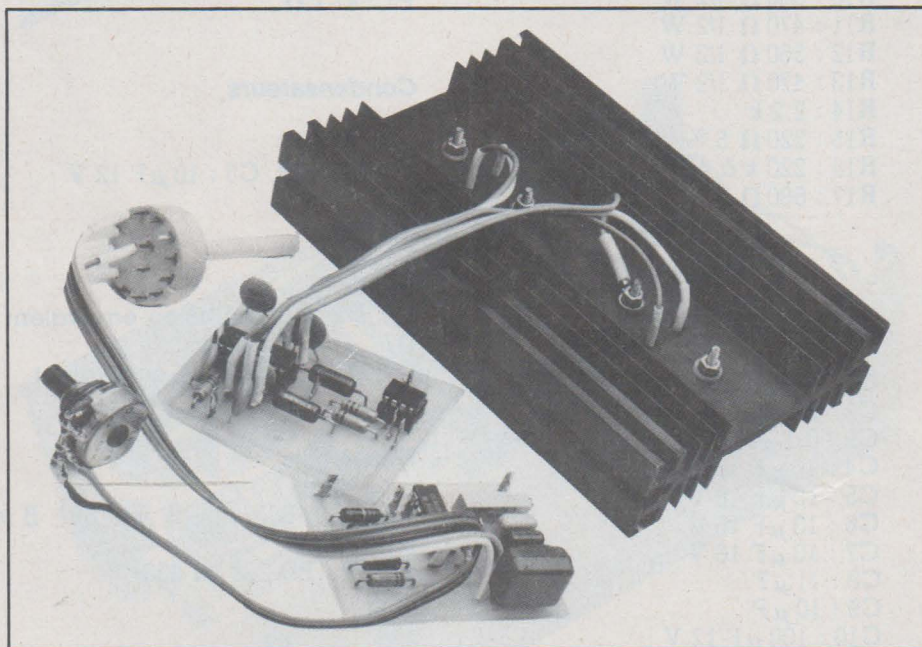Si les générateurs de courant sont réglés à I et 2I respectivement, les temps de charge et de décharge sont égaux. Un signal en triangle est donc obtenu aux bornes du condensateur tandis qu'un



signal carré est généré en sortie du flip-flop. Ces deux formes d'ondes sont disponibles broches 3 et 9.

La tension sinusoïdale est créée en appliquant le signal en triangle

à un réseau non linéaire (convertisseur triangle/sinusoïde). Ce réseau a une impédance série qui décroît lorsque le signal en triangle passe d'un extrême à l'autre.


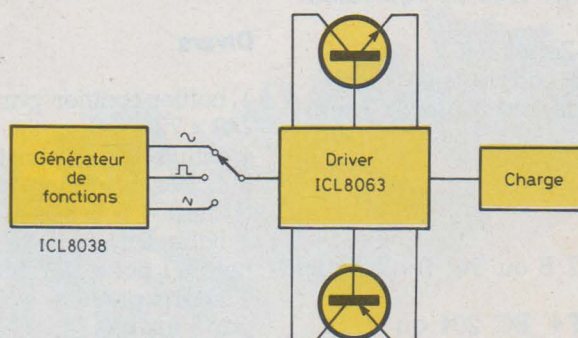
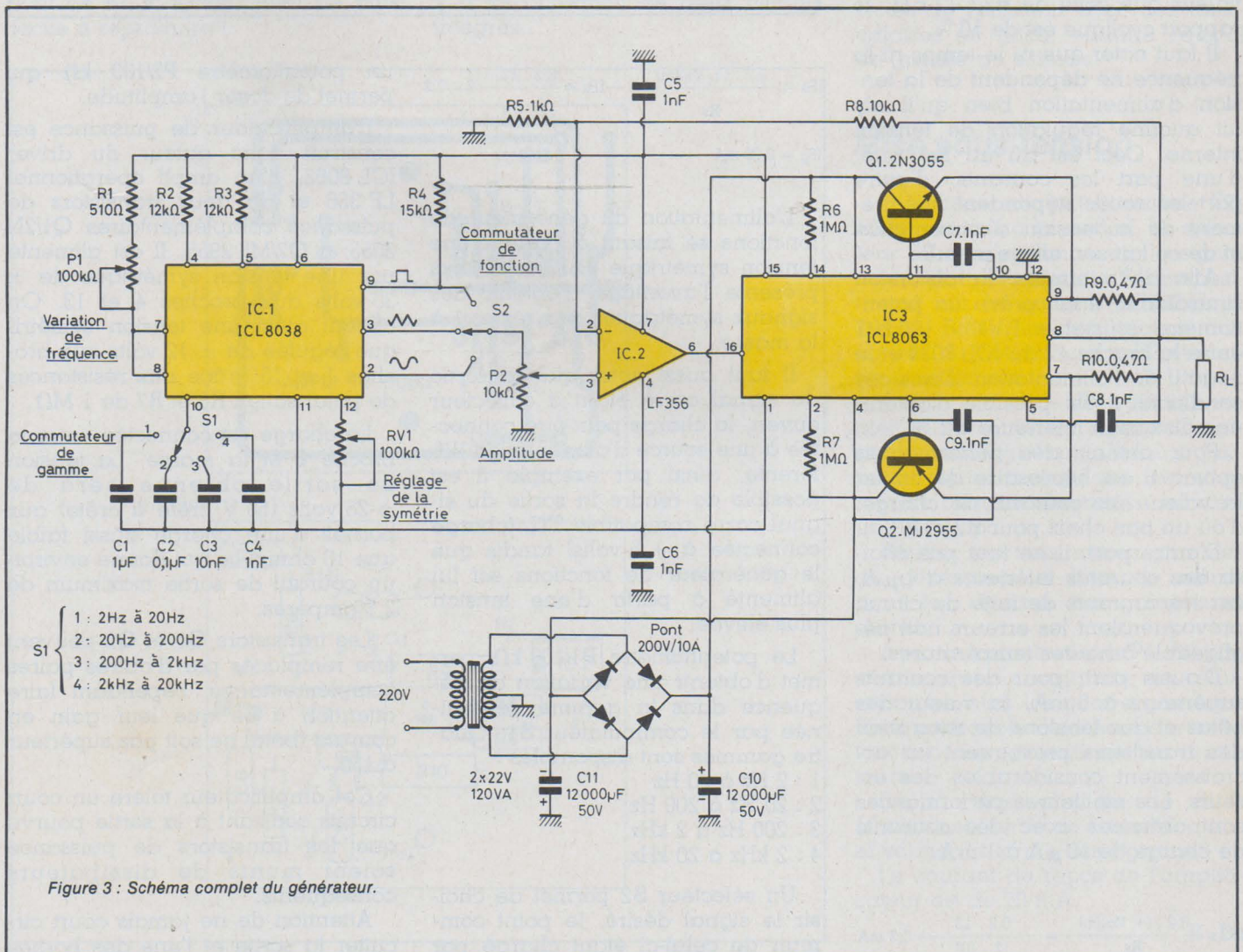


Figure 1 : Schéma synoptique.

Le ICL 8063

C'est un driver complet, ce qui permet de réaliser un amplificateur de puissance avec très peu de composants extérieurs. Il dispose d'un limiteur en courant et il est protégé contre les court-circuits. Il est prévu pour fonctionner avec une tension d'alimentation symétrique.

Ce driver-amplificateur possède une régulation interne positive et négative pour alimenter par exemple un amplificateur opérationnel, ou un bon nombre d'autres étages, ainsi seulement une tension symétrique ± 30 volts est nécessaire pour réaliser un amplificateur de puissance complet, il convertit cette tension pour fournir du ± 12 volts. Les sorties du ICL 8063 alimentent les bases des transistors de puissance complémentaires et peuvent fournir un courant de 100 mA.

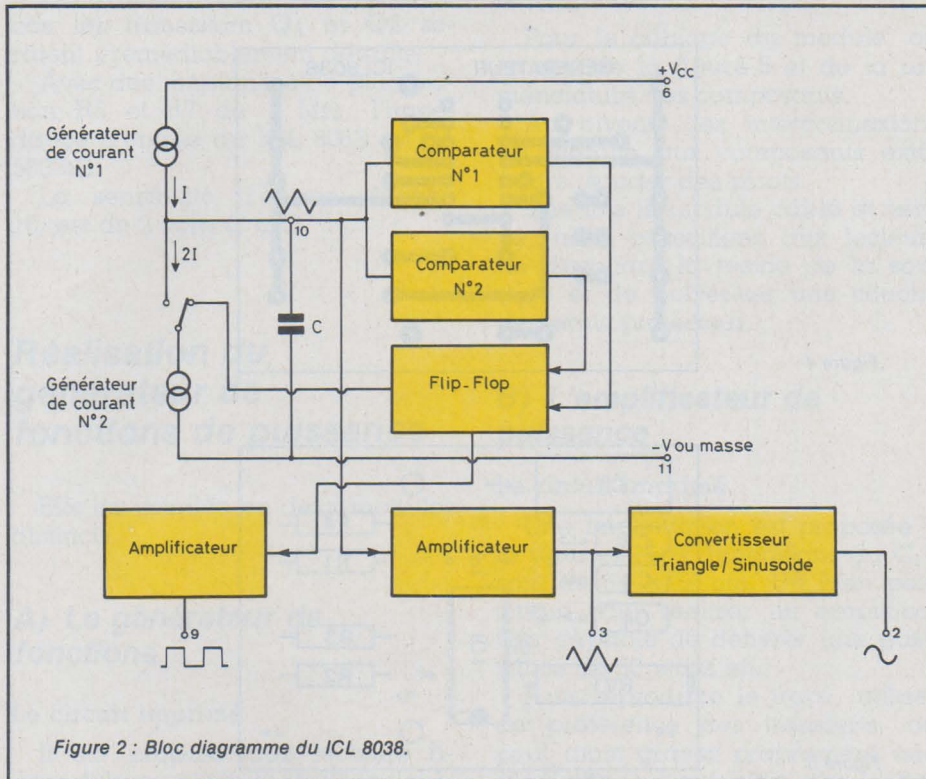

Il peut servir à un bon nombre d'applications linéaires telles que timers, comparateurs et générateurs de signaux. Il pourra piloter un grand nombre de transistors de puissance avec des tensions maximales aussi élevées que 70 volts.

Le générateur de fonctions de puissance

Voyons maintenant l'utilisation qui a été faite de ces deux circuits intégrés Intersil.

Le schéma de principe du générateur fait l'objet de la figure 3. Le générateur de fonctions ICL 8038 fournit 3 formes de signaux :

Signaux carrés broche 9.

Signaux triangulaires broche 3

Signaux sinusoïdaux broche 2

La résistance $R2/12\text{ k}\Omega$ contrôle la portion croissante du signal triangulaire et de la sinusoïde ainsi que le niveau bas du signal carré.

La résistance $R3$ ayant la même valeur que celle de $R2$: $12\text{ k}\Omega$, le rapport cyclique est de 50 %.

Il faut noter que ni le temps ni la fréquence ne dépendent de la tension d'alimentation bien qu'il n'y ait aucune régulation de tension interne. Ceci est dû au fait que, d'une part les courants, d'autre part les seuils dépendent linéairement de la tension d'alimentation et de ce fait son effet s'annule.

Afin de minimiser la distorsion sinusoïdale, il est prévu un potentiomètre ajustable $RV1$ - $100\text{ k}\Omega$ entre la broche 12 du ICL 8038 et le négatif de l'alimentation. Dans ces conditions il est possible d'obtenir une distorsion inférieure à 1 %.

Pour obtenir des performances optima il est nécessaire de limiter la valeur des courants de charge, d'où un bon choix pour $R2$ et $R3$.

D'autre part, il ne faut pas choisir des courants inférieurs à $1\text{ }\mu\text{A}$, car les courants de fuite du circuit provoqueraient les erreurs non négligeables à hautes températures.

D'autre part, pour des courants supérieurs à 5 mA , la valeur des bêtas et des tensions de saturation des transistors provoquent un accroissement considérables des erreurs. Les meilleures performances sont obtenues avec des courants de charge de $10\text{ }\mu\text{A}$ à 1 mA .

Figure 4


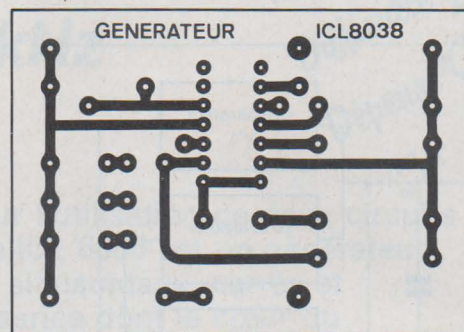


Figure 5

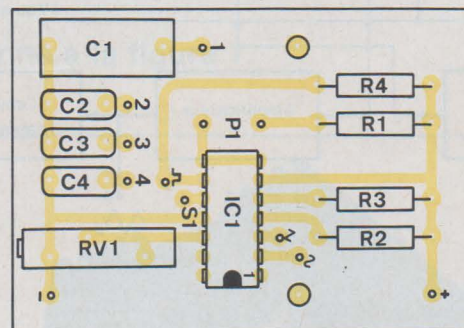

$$IR_3 = \frac{0,2 \cdot (+V_{alim})}{R_3} \cdot 2 - IR_2 = \frac{0,2 \cdot 12}{12 \cdot 10^3} \cdot 2 - 0,2$$

$$IR_3 = 0,36\text{ mA}$$

L'alimentation du générateur de fonctions se faisant à partir d'une tension symétrique ± 12 volts, ceci présente l'avantage d'obtenir des signaux symétriques par rapport à la masse.

Il faut aussi noter que la sortie du signal carré étant à collecteur ouvert, la charge peut-être connectée à une source d'alimentation différente, ainsi par exemple il est possible de rendre la sortie du signal carré compatible TTL (charge connectée à $+5$ volts) tandis que le générateur de fonctions est lui alimenté à partir d'une tension plus élevée.

Le potentiomètre $P1/100\text{ k}\Omega$ permet d'obtenir une variation de fréquence dans la gamme déterminée par le commutateur $S1$. Quatre gammes sont disponibles :

- 1 : 2 Hz à 20 Hz
- 2 : 20 Hz à 200 Hz
- 3 : 200 Hz à 2 kHz
- 4 : 2 kHz à 20 kHz

Un sélecteur $S2$ permet de choisir le signal désiré, le point commun de celui-ci étant chargé par

un potentiomètre $P2/100\text{ k}\Omega$ qui permet de doser l'amplitude.

L'amplificateur de puissance est construit donc autour du driver ICL 8063, d'un ampli opérationnel LF 356 et de deux transistors de puissance complémentaires $Q1/2N3055$ et $Q2/MJ2955$. Il est alimenté par une tension symétrique de ± 30 volts aux broches 4 et 13. On obtient ainsi une tension symétrique régulée de ± 12 volts aux broches 1 et 15 grâce aux résistances de polarisation $R6$ et $R7$ de $1\text{ M}\Omega$.

La charge est connectée entre la broche 8 et la masse. La tension de sortie obtenue sera de ± 25 volts (50 V crête à crête) aux bornes d'une charge aussi faible que 10 ohms , ce qui donne environ un courant de sortie maximum de $2,5$ ampères.

Les transistors $Q1$ et $Q2$ peuvent être remplacés par d'autres paires complémentaires, cependant faire attention à ce que leur gain en courant (bêta) ne soit pas supérieur à 150.

Cet amplificateur tolère un court circuit constant à la sortie pourvu que les transistors de puissance soient munis de dissipateurs conséquents.

Attention de ne jamais court-circuiter la sortie et l'une des bornes

$$IR_2 = \frac{0,2 \cdot (+V_{alim})}{R_3} = \frac{0,2 \cdot 12}{12 \cdot 10^3} = 0,2\text{ mA}$$

$\pm$ de l'alimentation car dans ce cas les transistors Q1 et Q2 seraient irrémédiablement détruits.

Avec des résistances de polarisation R6 et R7 de 1 M Ω , l'impédance d'entrée du ICL 8063 est de 500 k Ω .

La sensibilité d'entrée, broche 16, est de 2 volts C à C.

Réalisation du générateur de fonctions de puissance

Elle est scindée en deux modules distincts.

A) Le générateur de fonctions

Le circuit imprimé

Il est proposé aux lecteurs figure 4 bien entendu à l'échelle 1. Les dimensions de la plaquette sont de 61 x 43 cm. Rien de plus facile à reproduire !

Le module

Pour le câblage du module, on se sert de la figure 5 et de la nomenclature des composants.

Au niveau des interconnexions du module aux composants extérieurs, souder des picots.

Une fois le module câblé et vérifié, nous conseillons aux lecteurs de dissoudre la résine de la soudure et de pulvériser une couche de vernis protecteur.

B) L'amplificateur de puissance

Le circuit imprimé

Une implantation est proposée à la figure 6. Les dimensions du C.I. sont de 64 x 56 cm. Un bien petit circuit pour réaliser un amplificateur capable de délivrer une puissance de 50 watts eff.

Pour reproduire le tracé, utiliser de préférence des transferts, on peut ainsi graver proprement une plaquette, ce qui n'est pas le cas avec un stylo marqueur. De plus il y a ici utilisation de deux circuits intégrés.

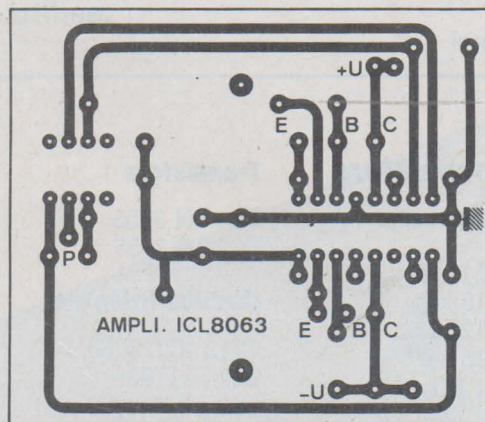


Figure 6

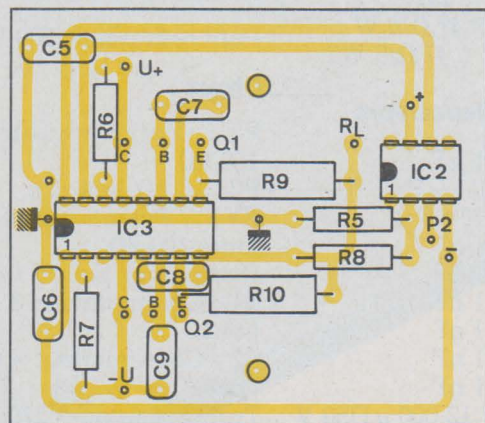


Figure 7

Le module

Le plan de câblage est celui de la figure 7. Là encore il faut se reporter à la nomenclature des composants en fin d'article pour connaître la valeur nominale de chacun d'eux. Pour les lecteurs peu familiarisés avec les circuits intégrés, nous leur conseillons de souder des supports Dual in Line.

Interconnexions

Le raccordement des composants aux modules est dessiné à la figure 8. Le lecteur ne doit pas rencontrer de problème particulier s'il suit convenablement ce plan de câblage.

Le raccordement du potentiomètre P2/10 k Ω au circuit intégré IC2-LF 356 (entrée non inverseuse) doit se faire avec du câble blindé et cette liaison doit être la plus courte possible. Une longueur de 5 à 6 cm maxi est idéale.

Les transistors de puissance Q1 et Q2 doivent bien entendu être isolés du radiateur avec des intercalaires en mica, enduire ceux-ci de graisse au silicone.

Mise sous tension

Le curseur du potentiomètre P2-10 k Ω est mis à la masse. Le sélecteur S2 est positionné sur le signal sinusoïdal. Le sélecteur S1 est positionné sur la gamme 3 (200 Hz à 2 kHz). Relier un oscilloscope aux bornes du potentiomètre P2 et mettre sous tension.

Avec l'ajustable RV1/100 k Ω régler la symétrie du signal. Ce signal sinusoïdal étant obtenu à partir du signal triangulaire, au sommet de chaque alternance subsiste une petite pointe.

Vérifier les trois autres gammes du générateur et faire de même pour les signaux triangulaires et carrés.




Avec le potentiomètre P1/100 k Ω , vérifier que la variations de celui-ci couvre bien les quatre gammes. Il est préférable d'utiliser pour cette fonction un potentiomètre multi-tours.

Relier une charge de 8 à 10 ohms en sortie de l'amplificateur et vérifier la forme des signaux.

Le courant de repos de l'amplificateur est de 20 mA.

B. D.

Figure 8 : Interconnexion.

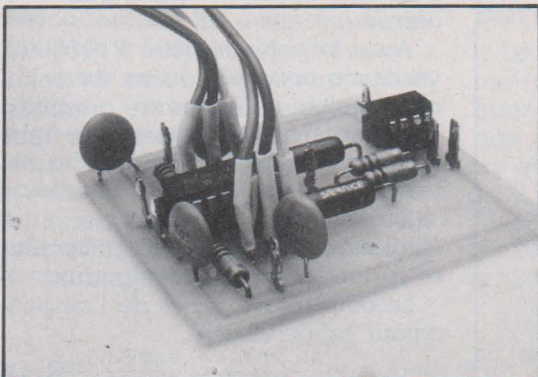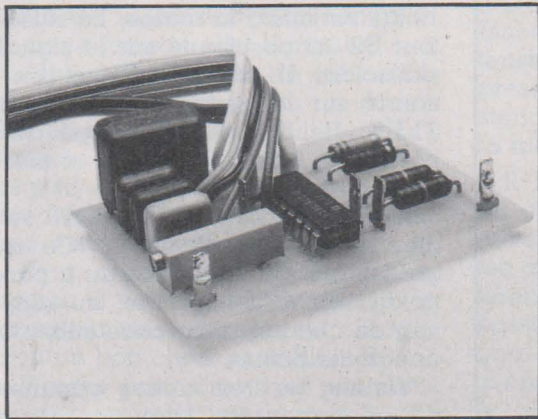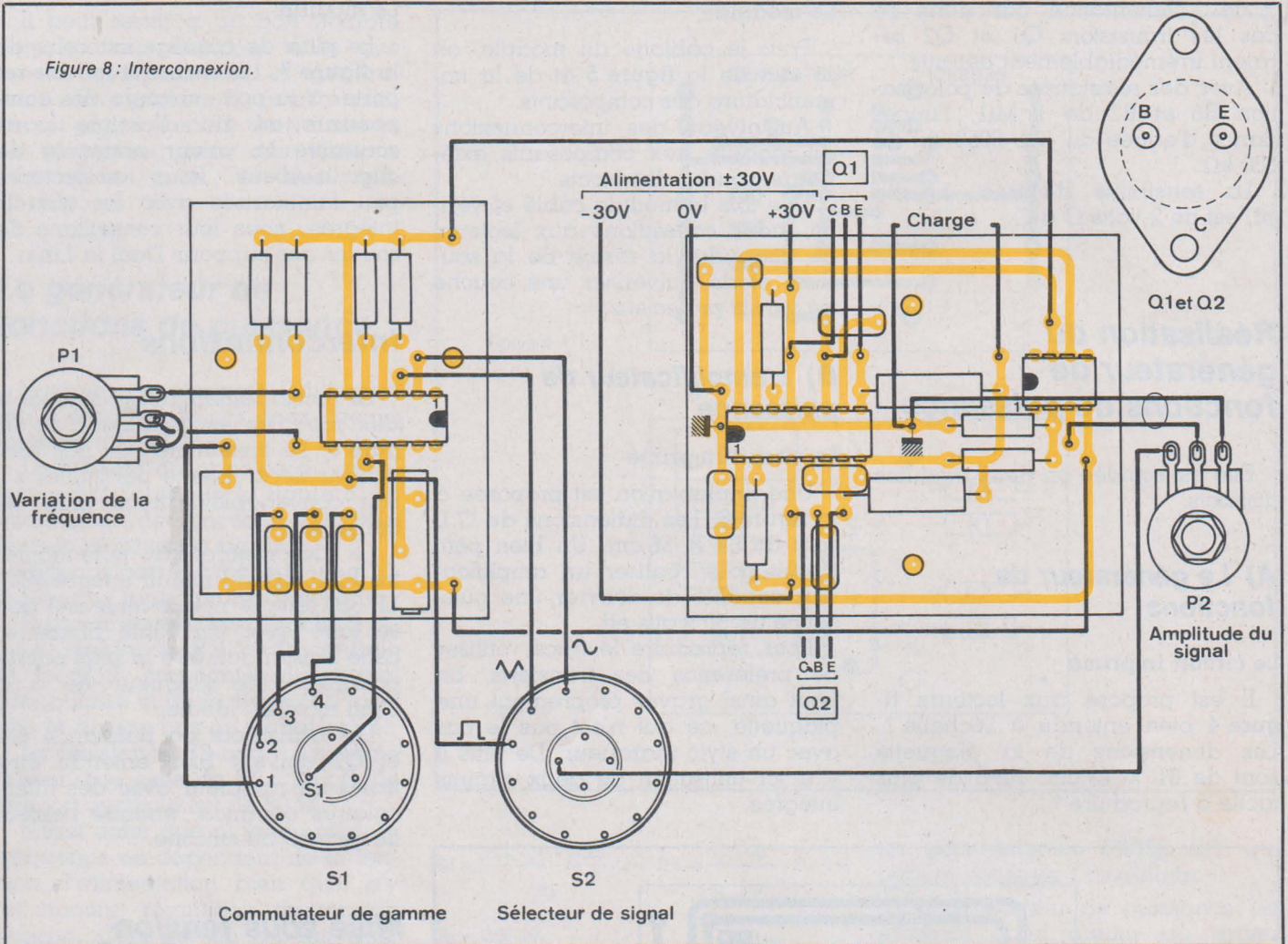

Nomenclature

Résistances

R1 : 510 Ω
 R1 : 12 k Ω
 R3 : 12 k Ω
 R4 : 15 k Ω
 R5 : 1 k Ω
 R6 : 1 M Ω
 R7 : 1 M Ω
 R8 : 10 k Ω
 R9 : 0,47 Ω /5 W
 R10 : 0,47 Ω /5 W.

Condensateurs

C1 : 1 μF
 C2 : 0,1 μF
 C3 : 10 nF
 C4 : 1 nF
 C5 : 1 nF
 C6 : 1 nF
 C7 : 1 nF
 C8 : 1 nF
 C9 : 1 nF
 C10 : 12 000 μF /50 V
 C11 : 12 000 μF /50 V

Transistors

T1 : 2N 3055
 T2 : MJ 2955

Circuits intégrés

CI1 : ICL 8038
 CI2 : LF 356
 CI3 : ICL 8063


Autres semi-conducteurs

Pont redresseur 200 V/10 A.

Divers

P1 : Potentiomètre multitours 100 k Ω
 P2 : 10 k Ω linéaire
 RV1 : Potentiomètre ajustable 10 tours 100 k Ω
 Dissipateur pour 2 transistors TO3
 S1 : Commutateur 3 circuits, 4 positions.
 S2 : Commutateur 4 circuits, 3 positions.
 Transformateur 220 V/2 $\times$ 22 V - 120 VA.

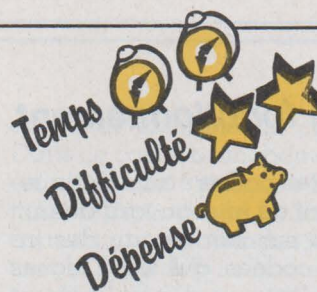Relais électronique triphasé pour consommation au tarif de nuit




Tout le monde sait qu'EDF offre à ses abonnés gros consommateurs d'électricité des compteurs doubles, l'un enregistrant la consommation diurne (de 7 à 23 H tarif fort) l'autre enregistrant la consommation nocturne (de 23 H à 7 H tarif réduit). Ces différences de tarifs entre les deux tranches horaires favorisant l'étalement de la consommation sur 24 heures.

Certains usagers possédant des appareils à accumulation comme les chauffe-eau ou les radiateurs disposent en général d'un tel compteur ce qui leur permet en consommant surtout des kWh de nuit de réduire le montant de leur facture.

Pour d'autres appareils il est aussi possible de bénéficier de cet avantage si leur fonctionnement peu se dérouler sans surveillance c'est le cas des lave-linge, lave-vaisselle, filtre de piscine, etc.

Il faut cependant pouvoir bénéficier de l'autonomie de chaque appareil et un relais jour-nuit par appareil s'avère donc nécessaire.

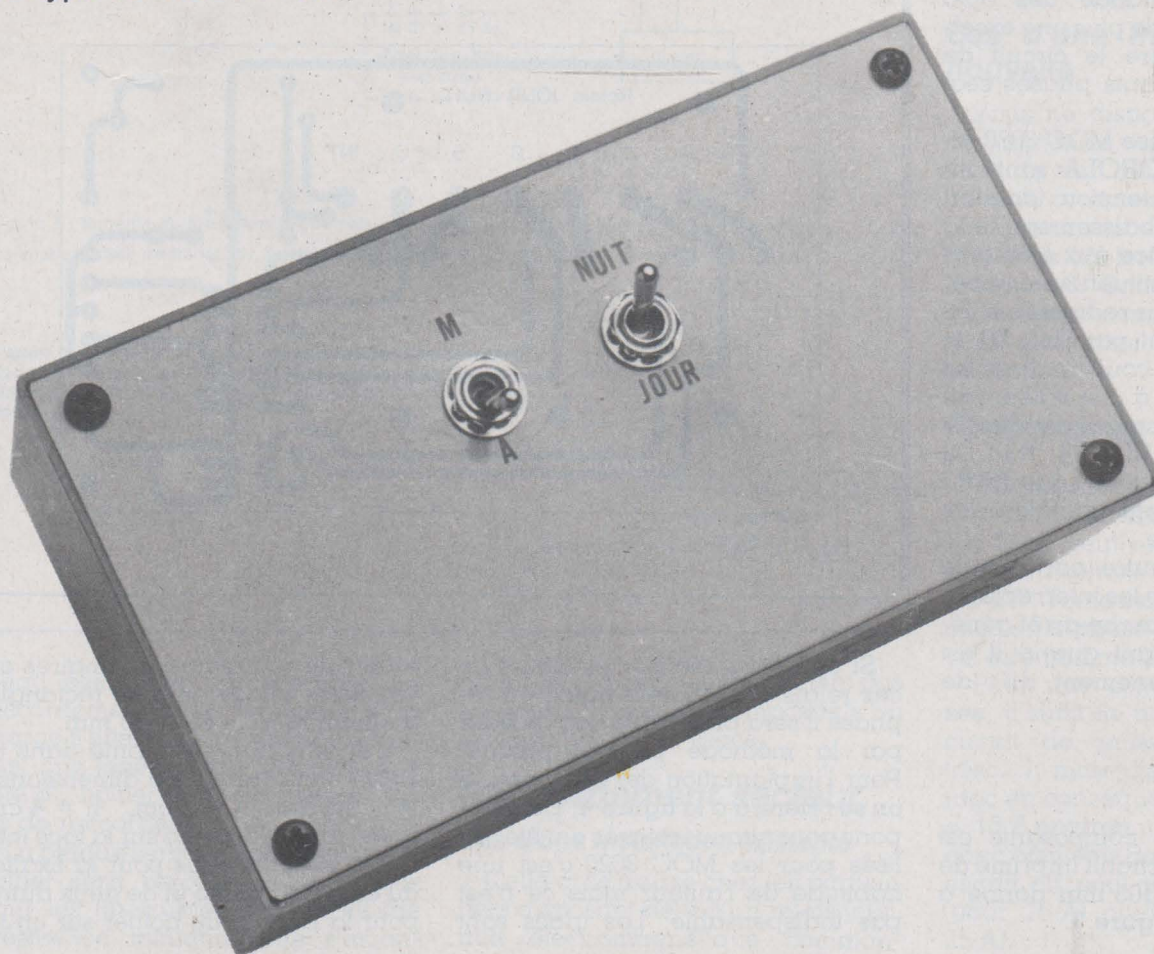C'est pour cette raison que nous vous proposons, ce relais entièrement électronique dont la puissance ne dépendra que du type de triac utilisé.



Base du fonctionnement

Pour faire passer automatiquement du tarif de jour au tarif de nuit EDF envoie sur son réseau des informations codées qui sont reçues par des récepteurs d'impulsions et décodées de façon à commander le comptage sur l'un ou l'autre des 2 compteurs. Ces mêmes informations permettent de faire basculer un relais **R** de la position repos (**R** le jour) à la position travail **T** la nuit **figure 1**.

En utilisant ce contact on peut donc déclencher notre relais jour-nuit. Grâce aux deux interrupteurs **K1** et **K2**, on peut s'affranchir des informations EDF et de ses horaires stricts, pour faire fonctionner ou arrêter l'appareil commandé à des périodes totalement quelconques.

Schéma théorique

Le schéma de principe est donné **figure 2**.

L'élément interrupteur de notre relais comme le montre notre schéma n'est pas un relais électromagnétique mais un triac (ou plutôt 3 triacs puisqu'il s'agit d'un relais triphasé). Pour commander ces trois triacs en toute sécurité on a utilisé comme élément de commande des opto triacs qui assurent de plus une excellente isolation entre le circuit de commande et les trois phases secteur.

Ces opto triacs des MOC 3020 fabriqués par MOTOROLA sont alimentés en basse tension (environ 6 V) obtenue par abaissement de la tension secteur grâce aux éléments **C1**, **R1**, **R2** qui constituent une impédance chutrice, puis redressée et filtrée respectivement par **Dz1**, **D1** et **C2**. Pour limiter le courant dans les Led des opto triacs à une valeur raisonnable, une résistance de 560 Ω a été mise en série (**R3**, **R4**, **R5**). De même une résistance de 1 k Ω (**R6**, **R7**, **R8**) limite le courant gachette des triacs de puissance.

On retrouve d'autre part sur ce schéma de principe les interrupteurs **K1** (interrupteur marche-arrêt général) et **K2** permettant quand il est fermé un fonctionnement dit : de jour.

Réalisation

L'ensemble des composants est monté sur un seul circuit imprimé de dimensions 62 x 105 mm donné à l'échelle 1 sur la **figure 3**.

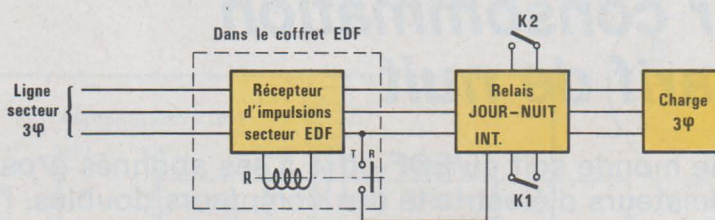


Figure 1 : Synoptique de fonctionnement du relais triphasé jour-nuit.

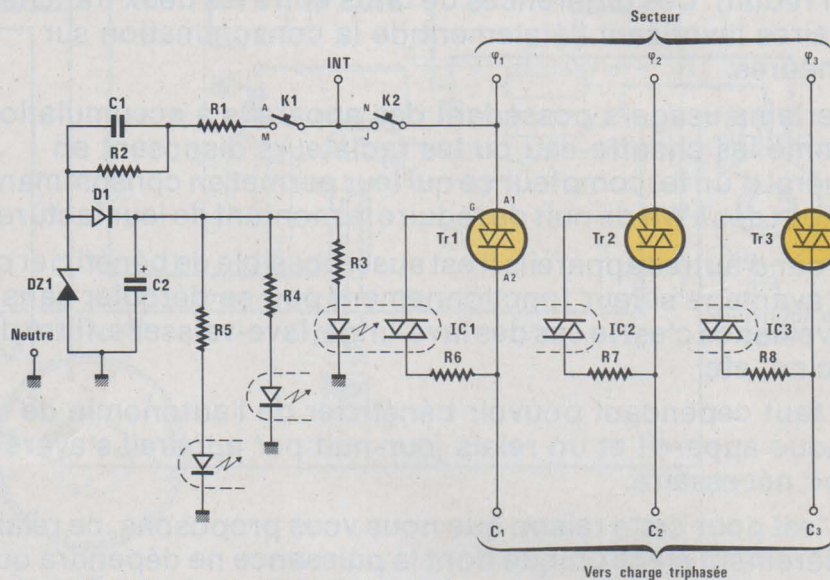


Figure 2 : Schéma de principe du relais jour-nuit.

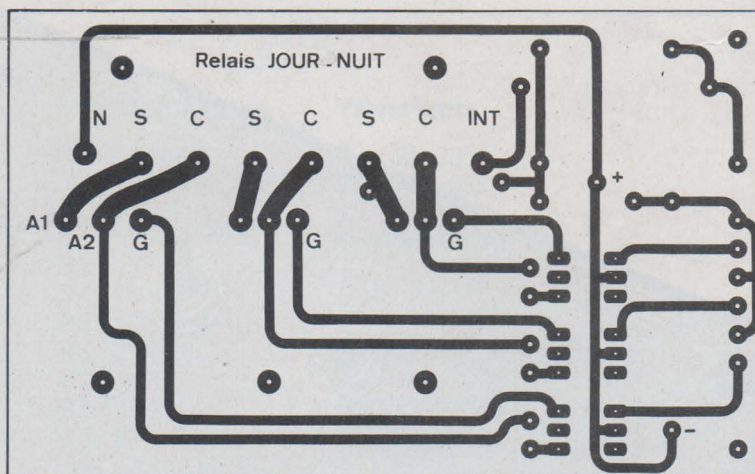


Figure 3 : Tracé du circuit imprimé.

Si on désire réaliser plusieurs de ces relais qu'ils soient mono ou triphasé il sera préférable de procéder par la méthode photographique. Pour l'implantation des composants on se référera à la **figure 4**. Des supports pour circuit intégrés ont été utilisés pour les MOC 3020 c'est une habitude de l'auteur mais ce n'est pas indispensable. Les triacs sont

munis de radiateurs sommaires obtenus par pliage en U de rectangles d'aluminium de 60 x 30 mm.

L'ensemble a été monté dans un coffre en plastique de dimensions $L = 12,5$ cm, $l = 7$ cm, $h = 4$ cm, préalablement percé sur la face inférieure de trois trous pour la fixation du circuit imprimé et de deux autres pour la fixation du boîtier sur un ta-

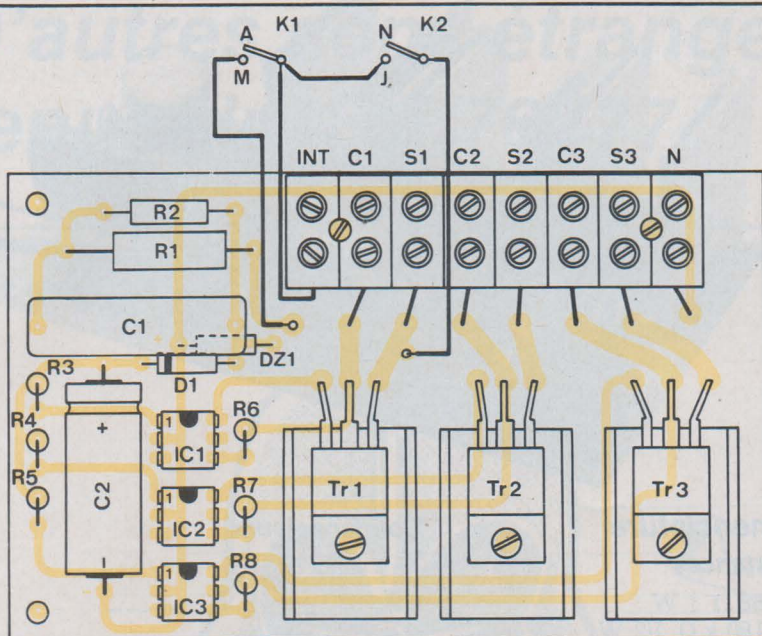


Figure 4 : Implantation des composants.


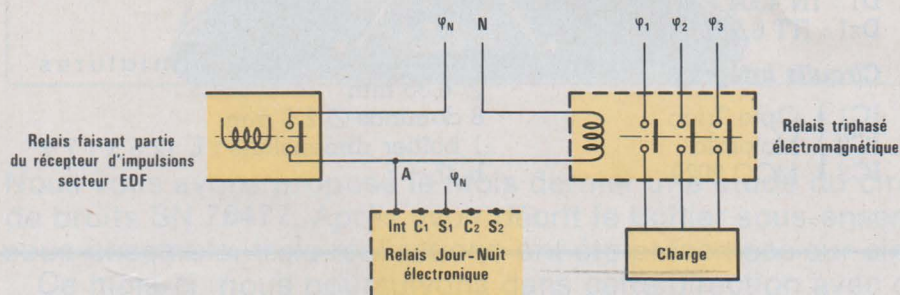


Figure 5 : Schéma de branchement du relais électronique 3-φ et jour-nuit dans le cas d'une installation déjà existante sur le plan de la commande.

Figure 6 : Schéma de branchement du relais 3-φ jour-nuit dans le cas d'une installation dépourvue jusqu'alors de relais de type électro-magnétique jour-nuit.

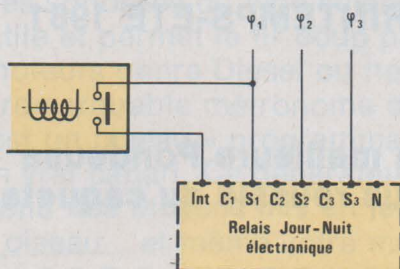

bleau électrique par exemple. Le raccordement avec le secteur et la charge s'effectuant à l'aide de dominos, une fenêtre sera percée sur le côté du boîtier pour le passage des fils de raccordement.

La plaque servant de couvercle au boîtier sera percée de deux trous pour les interrupteurs K1 et K2 (de préférence miniature) en s'arran-

geant pour que ceux-ci ne soient pas en contact avec les composants ou les radiateurs des triacs.

Raccordement secteur

Cas d'une installation existante

Celle-ci se trouve chez les particuliers disposant déjà d'un relais jour-nuit électromagnétique comman-

dant par exemple un chauffe-eau. Dans ce cas le branchement existant est conforme à celui de la figure 5.

Le repiquage de l'information de commande s'obtiendra en connectant le point A à la borne I du relais électronique.

Si d'aventure les fils n et N étaient inversés il conviendrait alors de le intervertir pour obtenir la configuration précédente. Cette intervention s'effectuant sur le tableau électrique lui-même (probablement dans le boîtier du relais électromagnétique existant) et ne nécessitant qu'un tournevis et quelques secondes, secteur coupé bien sûr.

Pour le fonctionnement de jour, K1 envoyé la tension du domino S1 vers R1. Il faudra donc impérativement que la phase qui sera reliée à ce domino soit celle notée φ n qui alimente déjà le relais en place, et ce sous peine de court-circuit sur le secteur.

Nota :

Pour repérer si des éléments branchés, se trouvent sur la même phase on peut, après coupure générale de l'installation, se servir d'un ohmmètre. La résistance entre 2 fils issue d'une même phase devant être très faible.



Cas d'une installation nouvelle

Vous ne disposez d'aucun relais jour-nuit mais vous décidez de bénéficier du tarif double. EDF vous installe un compteur double tarif et le contacteur récepteur d'impulsion que vous câblerez conformément à la figure 6. Dans tous les cas une vérification sommaire des installations existantes vous évitera bien des soucis.

Remarques

La puissance du relais décrit ne dépend que des triacs. Avec des TIC 226 D on peut « espérer » commander en triphasé une puissance de 4,5 kW. Toute machine à laver branchée en triphasé peut donc en général être commandée.

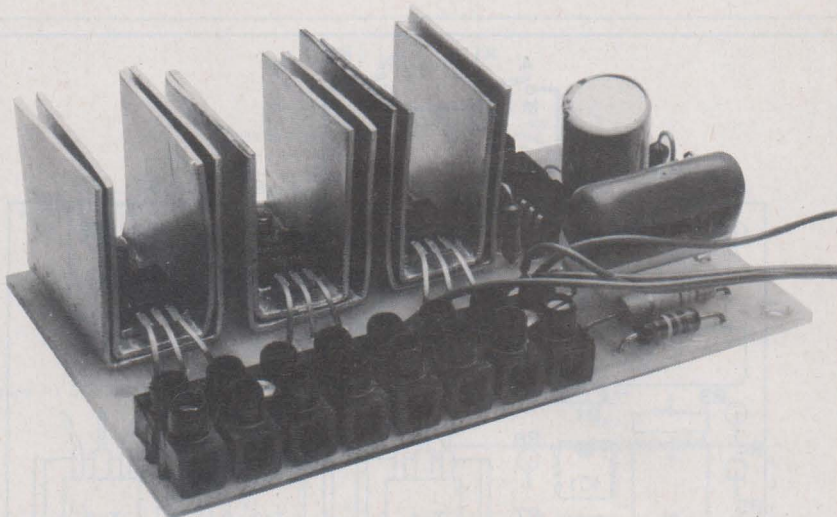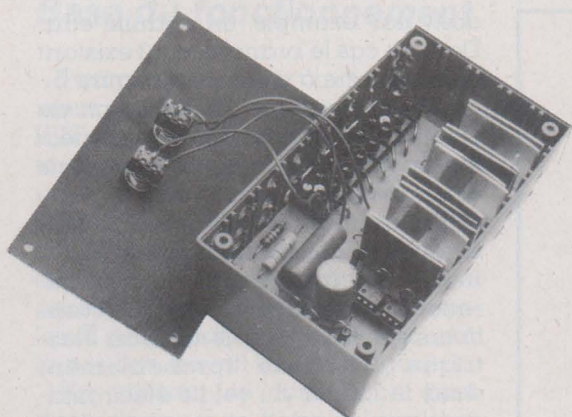Pour une commande monophasée, il suffit de ne mettre qu'un seul circuit de puissance (triac, opto triac...) mais de dimensionner le triac en conséquence 3 kW en 220 V ⇒ 15 A environ un TIC 226 D ne peut donc convenir dans ce cas à titre indicatif on peut utiliser le SC 250 D (pour 15 A) ou le SC 260 D (pour 25 A).



Dans le cas de la commande d'un moteur triphasé la modification du sens de rotation pourra être obtenue par permutation de deux fils de phase soit avant, soit après le relais.

Lorsque la puissance commandée dépasse le kilowatt il peut devenir nécessaire d'aérer le boîtier en réalisant deux séries de trous (partie inférieure et supérieure de celui-ci) et en munissant les triacs de radiateurs plus conséquents pour favoriser le refroidissement du montage. On n'hésitera pas non plus à surdimensionner les triacs qui peut le plus peut le moins !

François JONBGLOËT

Nomenclature

Résistances

R1 : 68 Ω 1 W
R2 : 180 k Ω 1/2 W
R3 à R5 : 560 Ω 1/4 W
R6 à R8 : 1 k Ω 1/4 W.

Diodes et Zeners

D1 : 1N 4004
Dz1 : ITT 6,2 V.

Circuits intégrés

IC1 } Opto Triac
IC2 } Motorola
IC3 } MOC 3020

Condensateurs

C1 : 1 μ F 400 V
C2 : 220 μ F 16 V

Triac

Tr1 }
Tr2 } TIC 226 D
Tr3 }

Divers

2 interrupteurs miniatures
 $\varnothing$ 6,35 mm
8 dominos $\varnothing$ 2,5 mm
1 boîtier dimensions : L 12,5 x l 7 x h 4).

Super Concours

PRINTEMPS-ETE 1981

La meilleure Pondeuse
ou l'imitation la plus réussie du caquetage d'une poule


UN MILLION
de centimes de PRIX

Vous avez été nombreux à participer à notre concours la meilleure pondeuse. Ce concours est maintenant clos, les dossiers vont être examinés par notre Jury et les résultats seront publiés dans notre numéro d'octobre.

A bientôt donc

D'autres sons étranges venus du SN 76477

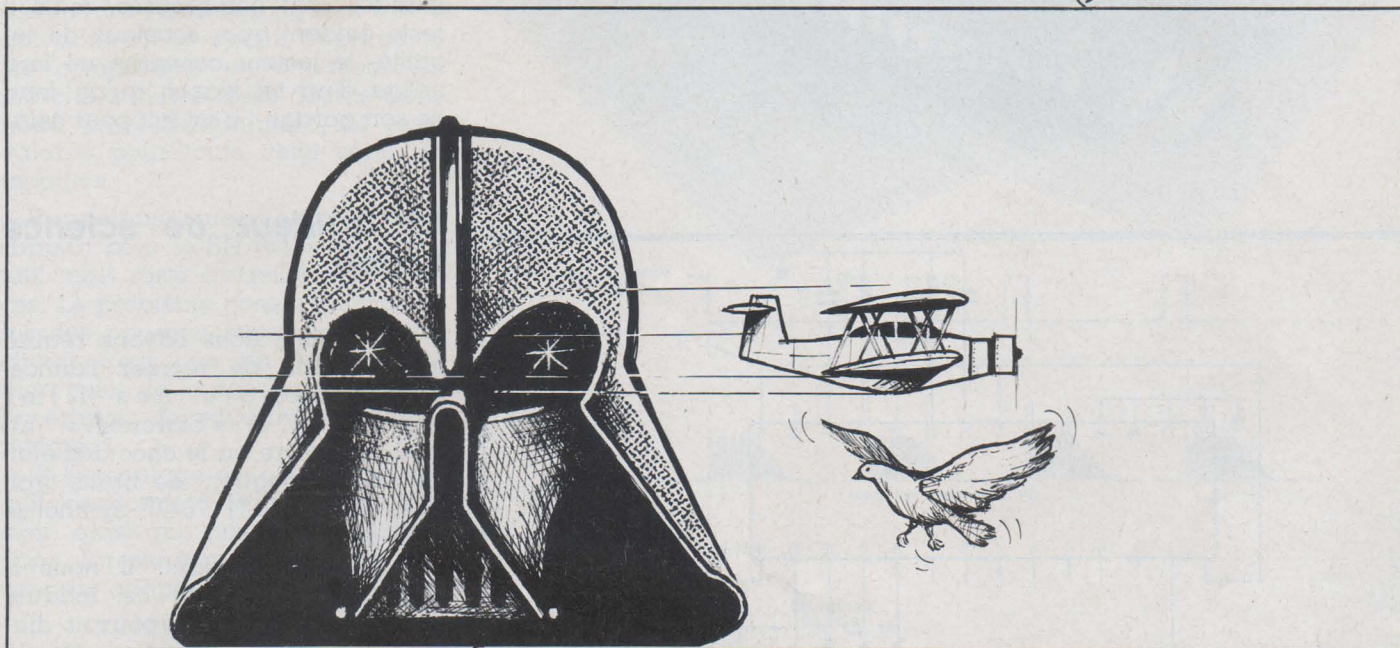Temps 
 Difficulté 
 Dépense 
 (Pour chacun des montages)



Nous vous avons proposé le mois dernier une étude du circuit synthétiseur de bruits SN 76477. Après avoir décrit le boîtier sous-ensemble par sous-ensemble, trois réalisations ont été présentées sur circuit imprimé.

Ce mois-ci, nous poursuivons dans cette direction avec quatre modules simples étudiés pour de nouveaux effets sonores. La mise en œuvre de ces bruiteurs ne nécessite qu'une pile de 9 V et un petit haut-parleur ; au pire, il faut ajouter un bouton-poussoir.

Voici de façon globale quels sont les effets décrits ce mois-ci :

- le premier module recrée la sirène Américaine type F.B.I.
- le second module élabore des sonorités du type science-fiction.
- Le troisième est assez versatile et permet le tir coup par coup ou en rafales, mais aussi le son de moteurs genre Diesel ou hélicoptère, et finalement peut constituer un remarquable métronome de précision.
- le dernier module du mois est un oiseau « programmable » qui chante à différentes vitesses, comme un vrai canari. Ce générateur est certainement le plus spectaculaire compte tenu des moyens mis en jeu. Son réalisme extraordinaire peut abuser un oiseau... et même votre matou habituel !

La sirène US du type « F.B.I. »

Ce circuit électronique se réalise en trente secondes, ce qui est peu ordinaire. En effet, il est identique à notre poussin électronique du mois dernier, à une valeur ohmique près.

Comme pour le poussin, le SLF module la fréquence du VCO. Si la

cadence de répétition est inchangée pour le SLF, la fréquence fondamentale du VCO diminue cette fois-ci.

Il suffira donc pour transformer le poussin en agent fédéral de dessouder le potentiomètre P2 du VCO pour le remplacer par une nouvelle valeur de 1 M Ω (au lieu des 220 k Ω du poussin). Nous ne redonnerons pas le schéma de

principe ni le tracé de la carte, se reporter au numéro de juillet.

La plaquette étant comme partout équipée d'un push-pull économique de faible puissance, le son est d'un volume limité compatible avec un jouet ou un avertisseur sonore.

Si des lecteurs désirent utiliser cette sirène sur une moto ou une automobile, qu'ils sachent que

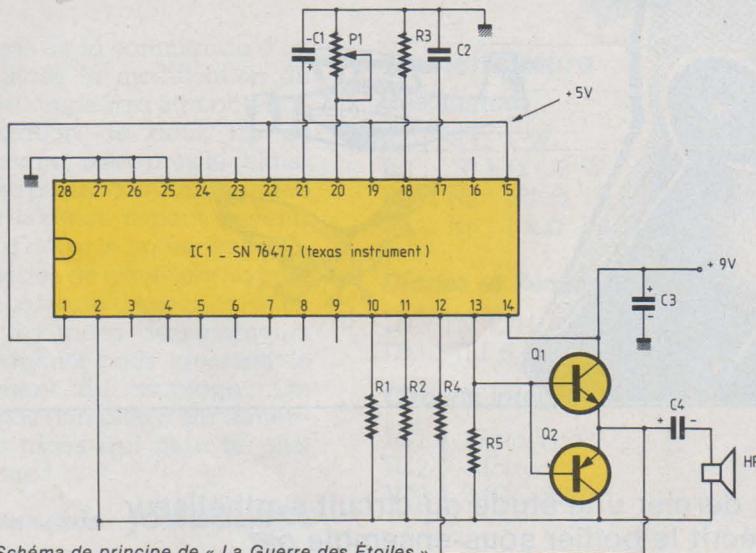
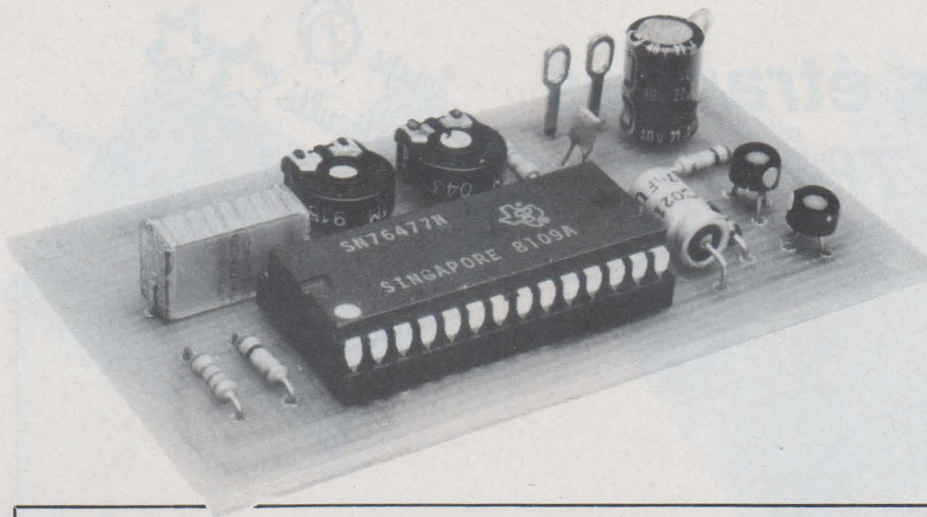


Figure 1 : Schéma de principe de « La Guerre des Étoiles ».

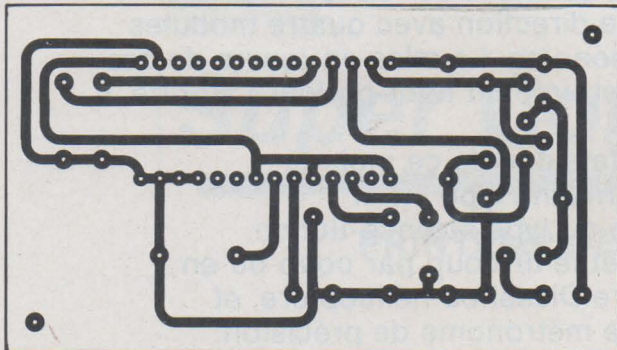


Figure 2 : Tracé du circuit imprimé.

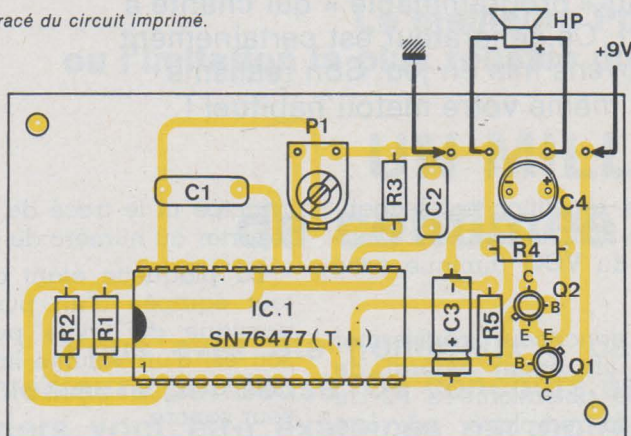


Figure 3 : Implantation des composants.

c'est interdit sur la voie publique. Pour ceux qui souhaitent quand même une étude avec amplificateur 12 V pour H.P. à chambre de compression, prière de nous écrire à la Rédaction.

Nous la publierons si les demandes sont nombreuses, mais il reste évident que, soucieux de légalité, le lecteur concerné ne fera usage d'un tel klaxon qu'au fond de son garage : c'est fait pour cela.

Le bruiteur de science fiction

Au départ, nous l'avons réalisé dans le but de recréer l'atmosphère sonore des films « Starwars » et « Starcrash ». En effet, la guerre ou le choc des étoiles s'accompagnent de bruits typiques que le SN 76477 synthétise sans peine.

À l'usage pourtant, il nous a semblé évident que ce module permettrait bientôt de pouvoir dialoguer avec des extra-terrestres de passage. Imaginez qu'ils sonnent à votre porte à l'heure du dîner : avec notre module, le dialogue pourra s'établir immédiatement en contribuant à la détente et la cordialité qui s'imposent.

Servez alors une tournée générale de kérosène pour l'apéritif, puis faites circuler une assiette de visserie et boulons variés en guise d'amuse-gueule : la soirée commence bien. Que ceux qui auront vécu une telle rencontre nous écrivent (avec photos à l'appui).

Le schéma de principe du bruiteur est proposé en figure 1. On voit que la section SLF est accompagnée de C1 et P1 qui en règle la cadence. La note fondamentale du VCO est fixée quant à elle par R3 et C2.

Les autres composants du circuit sont désormais traditionnels et concernent l'attaque et l'amortissement du son, puis la section BF proprement dite qui est toujours le push-pull complémentaire de 200 mW.

Une particularité notable du montage est le réseau de connexions logiques avec + 5 V ou masse, que l'on observe sur les sections « mixer » et « sélecteur d'enveloppe ».

Si jusqu'alors le VCO était wobulé sur les parties montantes du

triangle visible sur C1 (SLF), il sera ici modulé de façon permanente. Dans les conditions précédentes, il y avait inhibition du son sur les parties descendantes du signal, et non wobblement intégrale.

La réalisation pratique se conduira à l'aide des figures 2 et 3 qui donnent le circuit imprimé et les composants en situation. La marche à suivre a été décrite dans notre précédent numéro, et reste valable pour toute cette série de modules.

Rappelons que l'emploi d'un support pour le SN 76477 est facultatif mais reste conseillé aux novices. Le problème posé n'est pas celui des charges statiques, car ce circuit n'est pas un MOS, mais bien celui de la surchauffe lors de l'opération de soudure du circuit intégré.

Si le montage est correct, ce circuit fonctionne à la mise sous tension, ainsi que nos autres réalisations. Il reste à régler P1 pour une sonorité adaptée... à la situation.

Le module tir/moteurs divers/métronome

Nous allons exploiter ici les possibilités du générateur de bruit pseudo-aléatoire (genre bruit blanc) dont le filtrage en tiers d'octave sera variable selon les cas.

Ce bruit sera validé à la commande du monostable incorporé, pendant sa durée, et le son s'amortira assez vite en fin de séquence. Le tout est conditionné par la pin 9 du SN 76477 qui inhibe la BF au 1 logique, et déclenche le monostable sur son propre front descendant.

Pour concrétiser ces notions, nous indiquons en figure 4 l'allure du signal de commandé en pin 9, et en synchronisme, la basse fréquence résultante. On remarquera que la période de décroissance du son n'est pas incluse dans la durée du monostable, mais s'y enchaîne.

Ainsi nous obtiendrons un son au coup par coup avec une commande unique à un instant quelconque, au bien une rafale de bruits élémentaires si la pin 9 reçoit une fréquence d'horloge externe.

Le plus simple générateur d'horloge compatible est le 555 tel que nous le présentons sur la fi-

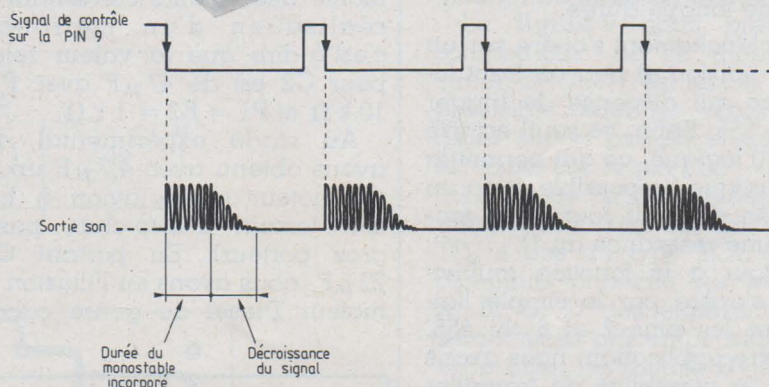
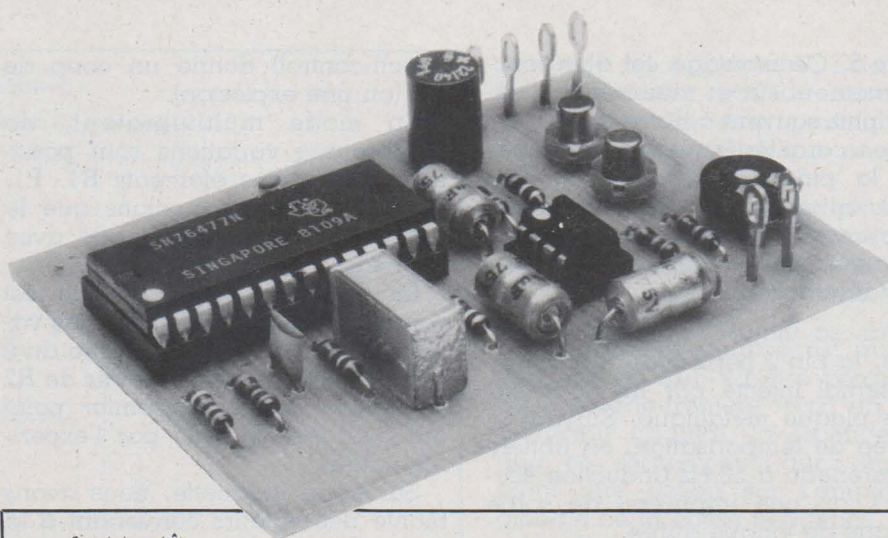


Figure 4 : Diagramme des temps pour un son commandé par monostable avec décroissance.

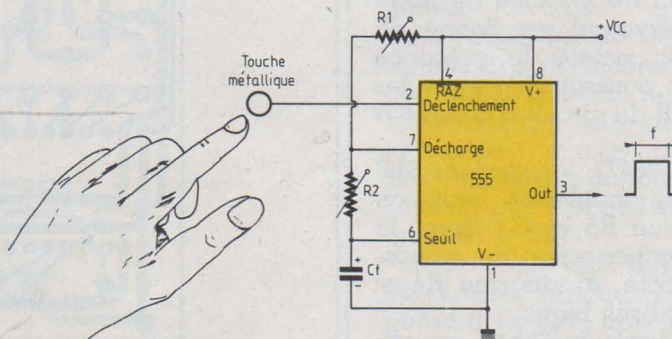


Figure 5 : Structure du monostable a touch-control.

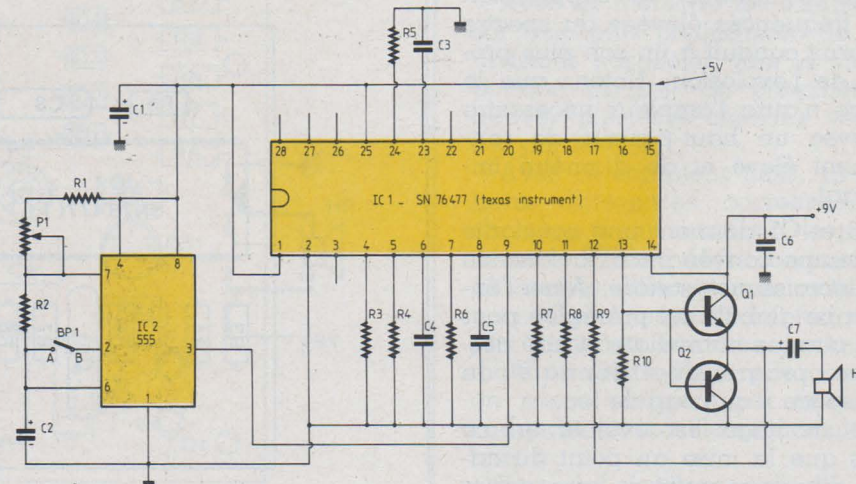


Figure 6 : Schéma de principe du metronome.

gure 5. Ce montage est d'un fonctionnement sûr et mérite d'être utilisé plus souvent à notre avis.

Les caractéristiques intrinsèques de la pin 2 (déclenchement d'un 555) autorisent le fonctionnement par touche à effleurement économique et fiable. Le reste est le monostable habituel.

Par sa haute impédance d'entrée, la pin 2 permet de reproduire le signal injecté par un doigt sur une plaque métallique. Suivant la durée de temporisation, on obtient un créneau à 50 Hz (induction secteur), ou une impulsion de sortie unique de longue durée.

Le déclenchement s'opère sur un seuil de tension et non un front logique, ce qui dispense de trigger avant le 555. Enfin, ce seuil est fixé près du 0 logique, ce qui permet la touche unique (impossible avec un seuil près du 1, il faut deux touches et une résistance au 1).

Le retour à la fonction multivibrateur s'opère par le simple liaison entre les pins 2 et 6 du 555. Dans notre application, nous avons ménagé la possibilité de travailler avec un uni ou un multivibrateur d'horloge.

Le schéma de principe de notre bruiteur polyvalent est donné en figure 6. On notera la présence d'un bouton poussoir BP1 entre les points A et B du circuit d'horloge à 555.

Sur le SN 76477, les sections SLF et VCO sont inutilisées, mais on remarque que R5 et C3 fixent la durée de temporisation du monostable incorporé, tandis que R4 et C4 filtrent le bruit blanc.

Avec R4 égale à 82 k Ω , on obtient en coup par coup une sonorité de coup de feu, mais avec R4 égale à 330 k Ω , la suppression des fréquences élevées du spectre de bruit conduit à un son plus proche de l'explosion. Notons que le grave n'aura l'ampleur nécessaire qu'avec un haut-parleur de rendement élevé et de diamètre important.

R6 et C5 donnent une constante de temps convenant à la fonction de décroissance sonore. Ainsi l'enveloppe globale est préréglée pour une attaque immédiate et une descente progressive donnant de « l'espace » au coup de feu.

Le montage est évolutif en ce sens que la mise au point du circuit d'horloge suffit à faire varier les effets obtenus de façon tranchée. Le mode coup par coup

(touch-control) donne un coup de feu (ou une explosion).

En mode multivibrateur, de nombreuses variations sont possibles autour des éléments R1, P1, R2 et C2. Nous rappelons que le son du SN 76477 est bloqué avec un 1 sur la pin 9.

La durée de ce 1 logique est conditionnée par la somme des valeurs R1 + P1 + R2. La durée du 0 logique dépend de la valeur de R2 seulement. C'est le premier point qui peut être modifié par l'expérimentateur.

Sur notre maquette, nous avons monté des valeurs convenant à la réalisation d'un métronome, c'est-à-dire que la valeur retenue pour C2 est de 47 μ F avec P1 de 10 k Ω et P1 = R2 = 1 k Ω .

Au stade expérimental, nous avons obtenu avec 4,7 μ F un bruit de moteur genre avion à hélice (sur terrain d'aéro-club, pas un gros porteur). En portant C2 à 22 μ F, nous avons eu l'illusion d'un moteur Diesel du genre caboteur

de Méditerranée ou petit bateau de pêche.

Ceci peut également être assimilé à un tir d'arme à feu automatique, et pour ralentir encore la cadence, nous avons porté C2 à 47 μ F. En plus de l'effet métronome, on songe aussi à un stand de tir automatique régulier (jeux pour cafés).

La morale de ce circuit imprimé est qu'il se prête tout particulièrement à l'expérimentation de par sa structure, et offre de nombreuses possibilités de sonorisation fixe en adoptant les composants R et C du 555 (principalement).

Les figures 7 et 8 donnent respectivement le tracé du circuit imprimé et le plan d'implantation des composants permettant la réalisation pratique.

Serinette

C'est un peu notre montage fétiche : l'effet qu'il produit est garanti

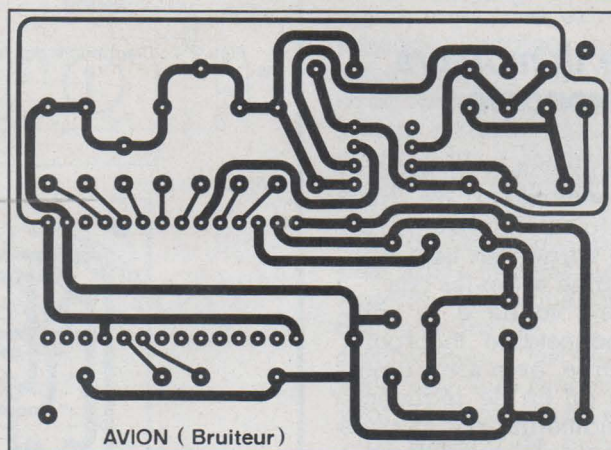


Figure 7 : Circuit imprimé du métronome.

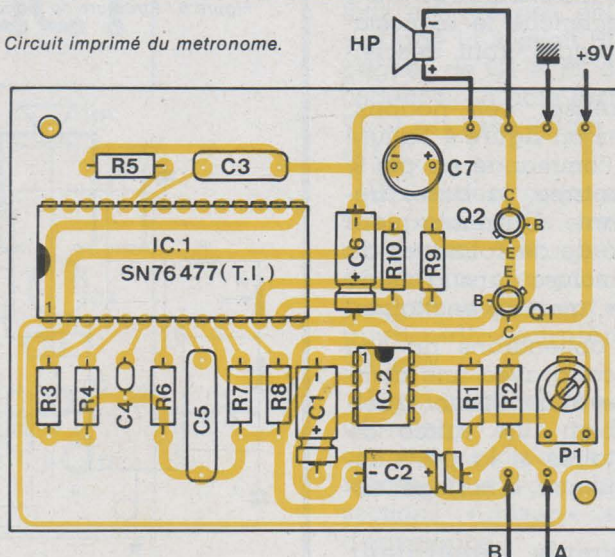


Figure 8 : Implantation des composants.

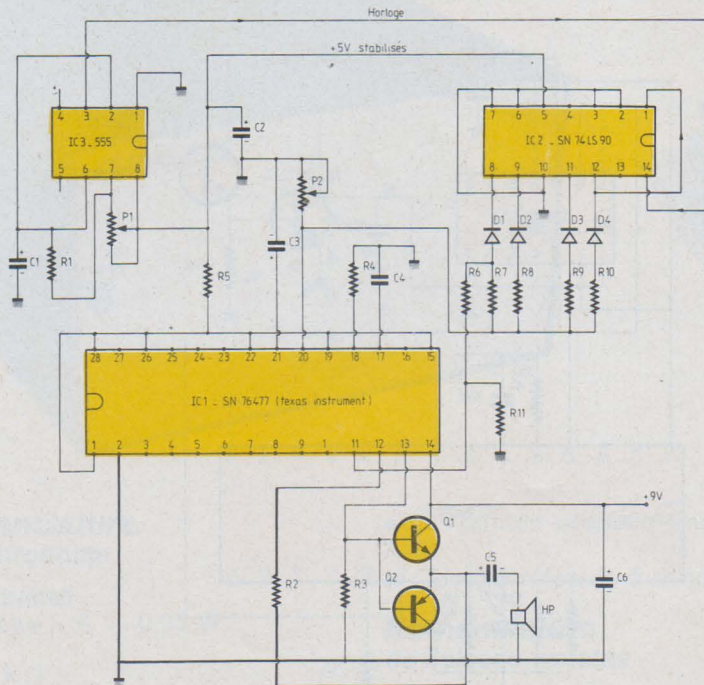


Figure 9 : Schéma de principe de la « serinette ».

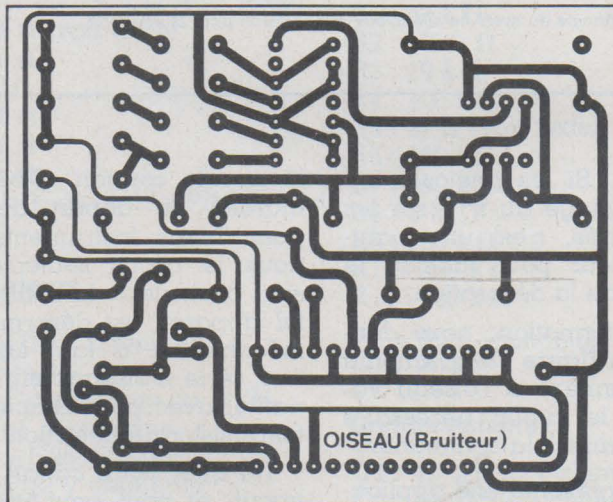


Figure 10 : Tracé du circuit imprimé « serinette ».

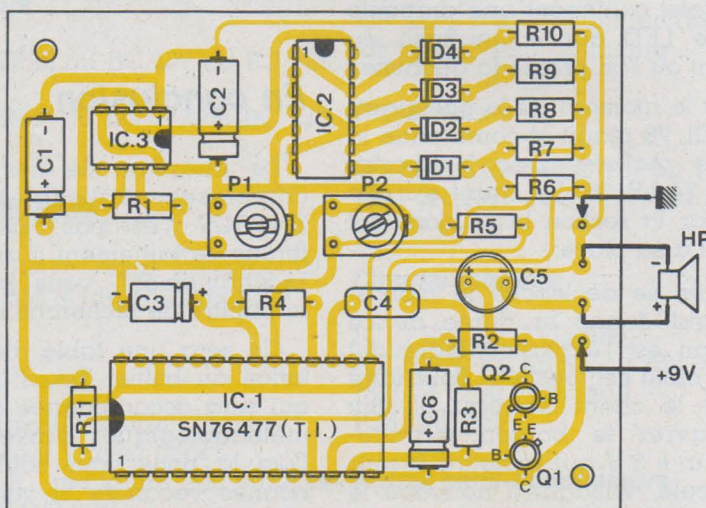


Figure 11 : Implantation des composants.

agréable (et surprenant). De plus, il ne nécessite pas de mise en place ou justification particulière, son impression mélodique se suffisant à elle-même.

Le montage de base peut se comparer au poussin électronique du mois dernier en ce sens qu'il fait appel à une fréquence de VCO modulée par la SLF.

La première nuance est que la cadence du SLF va être programmée extérieurement par un séquenceur original, la seconde est que ce séquenceur aura également une action sur l'amplitude globale de la basse fréquence.

La figure 9 nous présente le schéma-bloc de ce montage. Le circuit SN 76477 est monté de façon prévisible, sauf les accès au SLF (prise sur la pin 20) et au volume BF (prise sur la pin 11).

La clé de ce module est le circuit intégré IC2, qui est un compteur TTL 4 bits du type BCD 7490. Ce compteur présente sur ses sorties A, B, C, D des états actifs 0 qui seront seuls pris en considération.

En effet, les diodes D1 à D4 rendront les 1 du 7490 non significatifs, ce qui est obligatoire dans une application à SN 76477 de ce genre.



La raison en est que la tension en pin 20 du synthétiseur varie fort peu quelle que soit la valeur de la résistance qui relie cette broche à la masse : ce n'est donc pas une programmation en tension mais en courant que l'on doit effectuer pour moduler le SLF.

Alors il est clair que le passage de signaux logiques « 1 » sur cette borne a un effet trop important sur la fréquence de récurrence de l'oscillateur très basse fréquence (SLF).

Avec la méthode de sommation sur bus (plus précisément de subdivisions parallèles vers la masse, polarité oblige), on cherchera à trouver plusieurs chemins vers le 0 V par le 7490.

Avec ce compteur BCD, 10 positions différentes correspondant chacune à un shunt sur le potentiomètre P2 de 1 MΩ, conduiront à 10 vitesses différentes de notre canari. Certaines sont en fait assez peu distinctes les unes des autres, mais au cours d'un cycle complet, on passe vraiment par toutes les cadences de piaillage souhaitables.

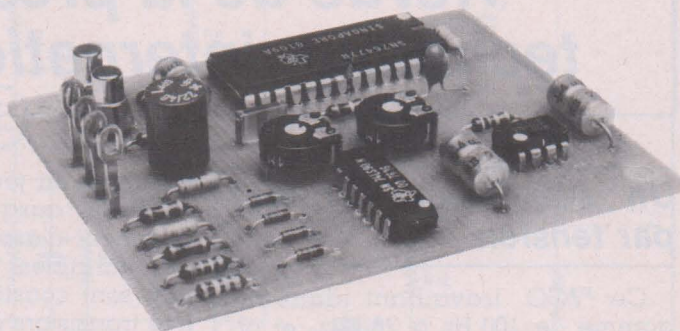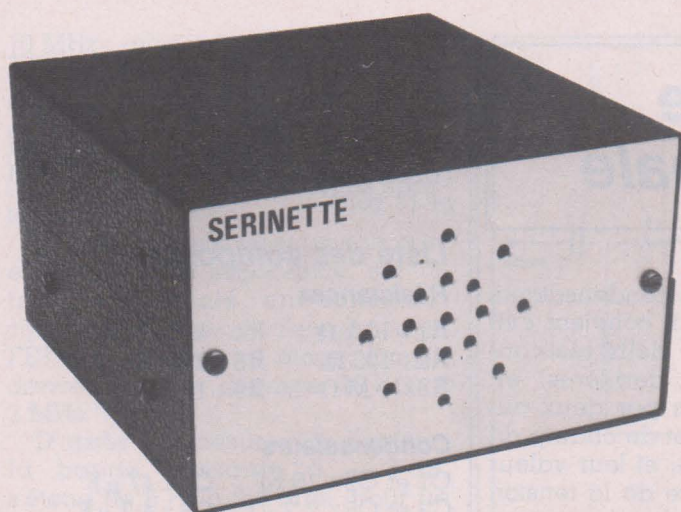Rien ne s'oppose dans ce type de schéma à l'adoption d'un compteur 7492 qui est un circuit à 12 sé-



Nomenclature du métronome

Résistances

à couche 5 % — 0,25 W

R1 : 1 k Ω
 R2 : 1 k Ω
 R3 : 47 k Ω
 R4 : 82 k Ω ou 330 k Ω (voir texte)
 R5 : 330 k Ω (voir texte)
 R6 : 680 k Ω
 R7 : 3,3 k Ω
 R8 : 150 k Ω
 R9 : 100 k Ω
 R10 : 10 k Ω
 P1 : 10 k Ω ajustable PIHER horizontal

Condensateurs

C1 : 10 μ F/12 V chimique
 C2 : (voir texte)
 C3 : 47 nF céramique ou MKH
 C4 : 390 pF céramique
 C5 : 0,68 μ F/250 V MKH
 C6 : 10 μ F/12 V chimique
 C7 : 22 μ F/12 V chimique.

Transistors

Q1 : 2N 2222 ou BC 107 ou BC 182, etc.
 Q2 : 2N 2907 ou BC 177 ou BC 212, etc.

Circuits intégrés

IC1 : SN 76477 (Texas Instruments).
 IC2 : NE 555 V (de Toulemonde)

Divers

- Un support à souder 28 pins
- Une pile 9 V avec clips
- Un H.P. miniature (50 mm) de 8 Ω à 100 Ω /0,2 W.
- Un support à souder 8 pins

- Un bouton-poussoir (ou un strap A-B)
- Quelques cosses à souder.

Nomenclature de l'oiseau variable

Résistances

à couche 5 % — 0,25 W

R1 : 47 k Ω
 R2 : 100 k Ω
 R3 : 10 k Ω
 R4 : 100 k Ω
 R5 : 27 Ω (voir texte)
 R6 : 100 k Ω
 R7 : 330 k Ω
 R8 : 1 M Ω
 R9 : 180 k Ω
 R10 : 390 k Ω
 R11 : 330 k Ω

P1 = P2 : ajustables 1 M Ω horizontaux PIHER.

Condensateurs

C1 : 4,7 μ F/10 V chimique
 C2 : 10 μ F/12 V chimique
 C3 : 1 μ F/35 V tantale goutte
 C4 : 2,2 μ F/250 V MKH
 C5 : 22 μ F/40 V chimique debout
 C6 : 10 μ F/16 V chimique

Transistors

Q1 : 2N 2222 ou BC 107 ou 182, etc.
 Q2 : 2N 2907 ou BC 177 ou BC 212, etc.

Circuits intégrés

IC1 : SN 76477 (Texas)
 IC2 : SN 74 LS 90 ou SN 7490 ou MM 74 C 90 (National)
 IC3 : NE 555

Autres semi-conducteurs

D1 à D4 : 1N 4148 ou 1N 914.

Divers

- Un support à souder 28 pins
- Un support à souder 14 pins
- Un support à souder 8 pins
- Une pile 9 V et son clips
- Cosses picots à souder
- Un H.P. miniature (50 mm) de 8 Ω à 100 Ω /0,2 W.

Nomenclature de la Guerre des Etoiles

Résistances

à couche 5 % — 0,25 W

R1 : 100 k Ω
 R2 : 150 k Ω
 R3 : 3,9 k Ω
 R4 : 100 k Ω
 R5 : 10 k Ω

P1 : 1 M Ω ajustable horizontal

Condensateurs

C1 : 0,22 μ F/250 V MKH
 C2 : 0,1 μ F/250 V MKH
 C3 : 10 μ F/12 V chimique
 C4 : 22 μ F/12 V chimique

Transistors

Q1 : 2N 2222 ou BC 107 ou BC 182, etc.
 Q2 : 2N 2907 ou BC 177 ou BC 212, etc.

Circuits intégrés

IC1 : SN 76477 (Texas Instruments)

Divers

- Un support à souder 28 pins
- Une pile 9 V et son clips
- Un H.P. miniature (50 mm) de 8 Ω à 100 Ω (0,2 W).

Revue de la presse technique internationale

Un oscillateur contrôlé par tension

Ce VCO travaillant dans la gamme de 100 Hz à 20 kHz, et offrant quelques originalités de conception, est dû à la plume de J.D. Jardine, dans le numéro de juin 1981 de Wireless World.

L'ensemble utilise les deux amplificateurs opérationnels d'un circuit intégré LF 353. L'un d'entre eux, IC2a, est monté en oscillateur à pont de Wien. La branche de contre-réaction non accordée, comporte la résistance R3, et l'un des transistors à effet de champ du circuit intégré 4007, dont la résistance varie sous l'influence de la tension continue appliquée sur la grille ; c'est donc une partie du dispositif de stabilisation de l'amplitude.

La branche du pont de Wien qui

met en jeu les condensateurs C1 et C2, auxquels il convient évidemment d'associer deux résistances variables. Ces dernières, en fait, sont constituées par deux autres transistors à effet de champ du circuit 4007 déjà cité, et leur valeur varie sous l'influence de la tension de commande simultanément appliquée aux deux grilles.

Pour la commande automatique de gain, les tensions de sortie, après redressement par les diodes D1 et D2, puis filtrage par C4, parviennent à l'entrée inverseuse de IC2b. Cet amplificateur opérationnel les compare à la tension prélevée sur le curseur de la résistance ajustable AJ, et règle en conséquence le potentiel de grille du transistor régulateur.

La tension efficace disponible sur la sortie, et modifiable par AJ, ne peut excéder 2 volts efficaces, sous peine de voir les transistors MOS introduire de fortes distorsions.

Avec les valeurs indiquées pour les divers composants, la fréquence varie de 100 Hz à 20 kHz, pour une tension continue de commande comprise entre 0,5 volt et 15 volts.

Liste des composants

Résistances

R1 : 10 k Ω R4 : 4,7 k Ω
R2 : 100 Ω R5 : 22 k Ω
R3 : 1 M Ω R6 : 10 k Ω

Condensateurs

C1 et C2 : 10 nF C4 : 47 μ F
C3 et C5 : 2,2 μ F C6 : 4,7 μ F

Autres semiconducteurs


D1 et D2 : 1N 4148

Circuits intégrés

IC1 : 4007 IC2 : LF 353

Un amplificateur à large bande

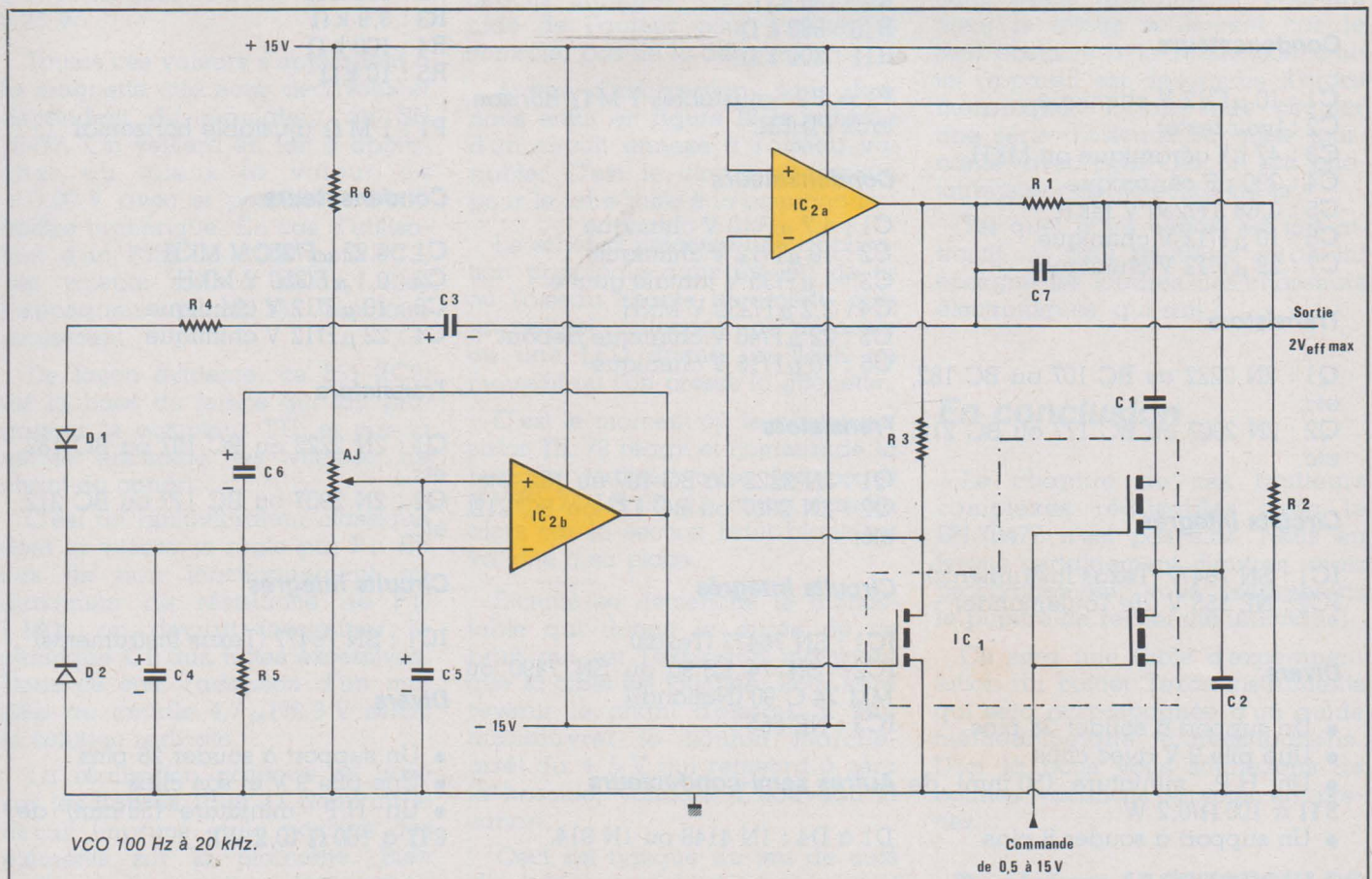Ce schéma, dû à D.R. Wightman, a été publié dans le numéro de juin 1981 de Wireless World. Pour les signaux de bas niveau, il réunit les avantages d'un faible bruit, et d'une bande passante s'étendant jusqu'au voisinage de



10 MHz, avec très peu de bosses dans la courbe de réponse. Il en résulte, notamment, une grande stabilité, le déphasage restant constant entre l'entrée et la sortie (pas de risque d'accrochages spontanés).

Le montage est du type cascode, et sort à basse impédance, sur un transistor monté en collecteur commun. Grâce à l'emploi d'un FET dans le premier étage, l'impédance d'entrée dépasse $18\text{ k}\Omega$ à 2 MHz.

D'après les mesures de l'auteur, la bande passante à -3 dB , s'étend de 6 Hz à 9,8 MHz, pour un gain global de 32 dB. La tension maximale de sortie peut atteindre 3 volts crête à crête.

Liste des composants :

Résistances

R1 : 82 k Ω	R8 : 470 Ω
R2 : 100 Ω	R9 : 120 Ω
R3 : 560 Ω	R10 : 270 Ω
R4 : 330 Ω	R11 : 68 Ω
R5 : 1,2 k Ω	R12 : 1,8 k Ω
R6 : 6,8 k Ω	R13 : 22 Ω
R6 : 6,8 k Ω	R14 : 180 Ω
R7 : 6,8 k Ω	

Condensateurs


C1 : 3,3 μF (10 V)	C2 : 220 μF (10 V)
C3 : 3,3 μF (10 V)	C4 : 220 μF (10 V)
C5 : 10 μF (16 V)	C6 : 560 pF
C7 : 22 nF (disque céramique)	

Transistors

T1 : BF 244 B	T4 : BCY 70
T2 : BCY 70	T5 : BC 109
T3 : BC 109	

Ensemble de télécommande

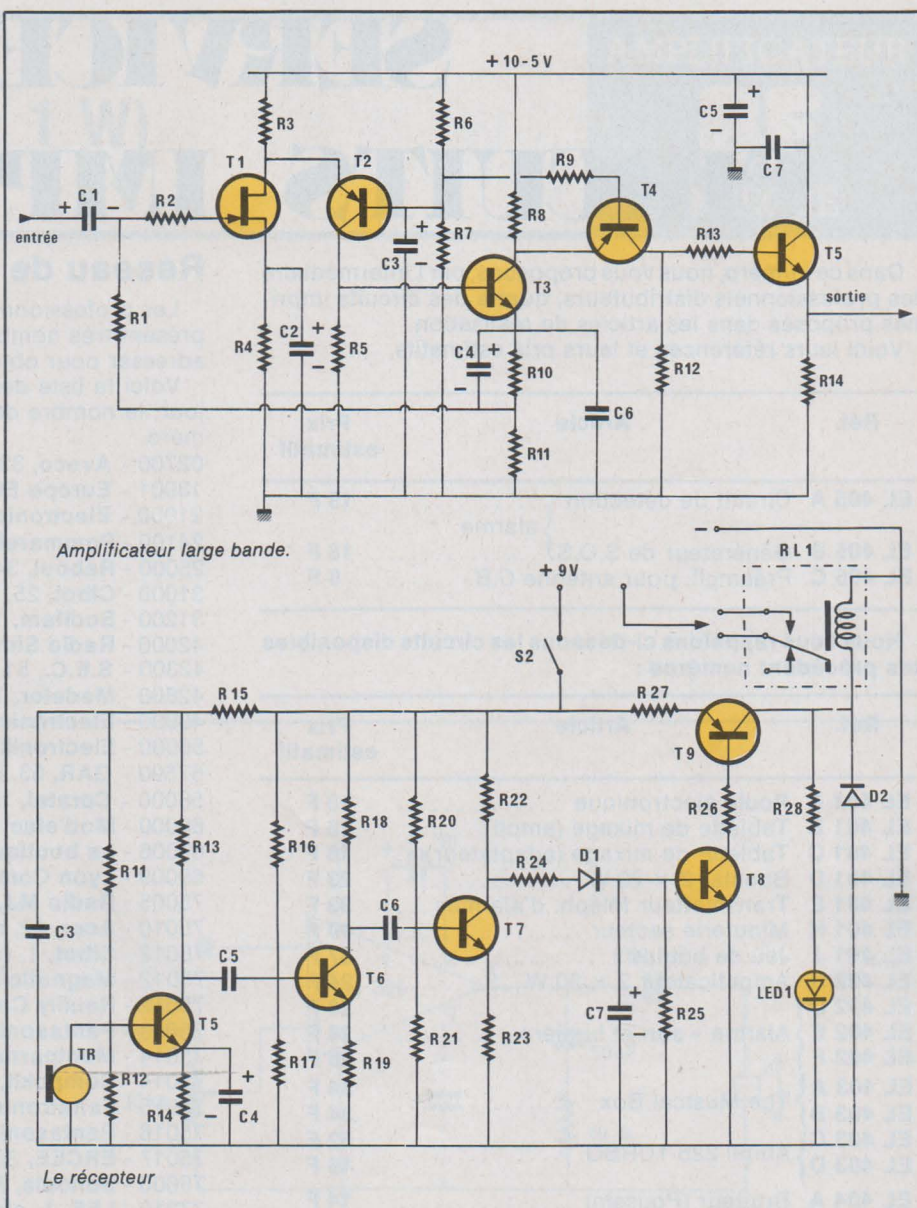Cet ensemble émetteur-récepteur, étudié et décrit par J. Posiello, a été publié dans le




numéro de juin 1981 de la « Revista Espanola de Electrónica ».

La liaison s'effectue sur 40 kHz, fréquence de résonance du transducteur piézoélectrique. À l'émission, les signaux d'excitation sont

élaborés à partir d'un multivibrateur astable construit autour des transistors T1 et T2. La fréquence d'oscillation, déterminée par C1, C2, R3, P1 et R4, s'ajuste à l'aide du potentiomètre P1, ce qui permet de la caler exactement sur la résonance du transducteur. Les transistors T3 et T4 apportent l'amplification en puissance. Branché entre leurs deux collecteurs, l'élément piézoélectrique reçoit des crêteaux dont l'amplitude atteint pratiquement le double de la tension continue d'alimentation, soit presque 36 volts.

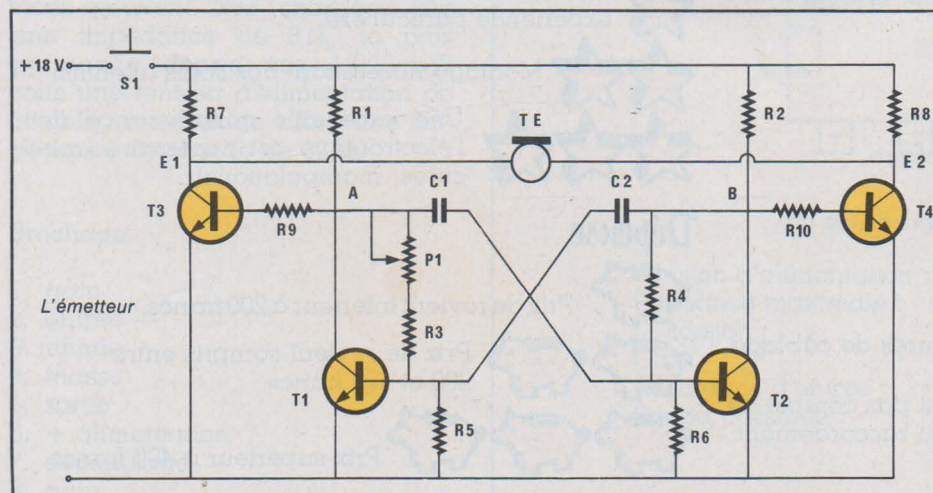À la réception, les vibrations ultrasonores, converties en signaux électriques par un deuxième transducteur, subissant une amplification à très grand gain, à travers les trois étages qui mettent en



(Suite page 74)

SERVICE

CIRCUITS IMPRIMÉS

Dans ce numéro, nous vous proposons, par l'intermédiaire des professionnels distributeurs, quatre des circuits imprimés proposés dans les articles de réalisation.

Voici leurs références et leurs prix estimatifs.

Réf.	Article	Prix estimatif
EL 405 A	Circuit de détection } alarme	18 F
EL 405 B	Générateur de S.O.S. }	18 F
EL 405 C	Préampli. pour antenne C.B.	8 F

Nous vous rappelons ci-dessous les circuits disponibles des précédent numéros :

Réf.	Article	Prix estimatif
EL 401 A	Poule électronique	18 F
EL 401 B	Tablette de mixage (ampli)	16 F
EL 401 C	Tablette de mixage (adaptateur) ..	16 F
EL 401 D	Booster 2 x 20 W	23 F
EL 401 E	Transmetteur téléph. d'alarmes ...	33 F
EL 401 H	Minuterie secteur	10 F
EL 401 J	Jeu de boules	37 F
EL 402 H	Amplificateur 2 x 30 W	24 F
EL 402 D	Alarme « son et lumière »	28 F
EL 402 E		28 F
EL 402 F		28 F
EL 403 A	The Musical Box	34 F
EL 403 B		34 F
EL 403 C		52 F
EL 403 D	Ampli 225 TURBO	16 F
EL 404 A	Bruiteur (Poussin)	14 F
EL 404 B	Bruiteur (course auto)	16 F
EL 404 C	Bruiteur (train à vapeur)	20 F
EL 404 D	Temporisateur photo	30 F

Cotation des montages

Les réalisations pratiques sont munies, en haut de la première page, d'un cartouche donnant des renseignements sur le montage et dont voici le code :

Temps



moins de deux heures de câblage



entre deux et quatre heures de câblage



plus de quatre heures de câblage.

Ce temps passé ne tient évidemment pas compte de la partie mécanique éventuelle ni du raccordement du montage à son environnement.

Difficulté



Montage à la portée d'un amateur sans expérience particulière.



Montage nécessitant des soins attentifs.



Une excellente connaissance de l'électronique est nécessaire (mesures, manipulations).

Dépense



Prix de revient inférieur à 200 francs.



Prix de revient compris entre 200 et 400 francs.



Prix supérieur à 400 francs.

Réseau de distribution

Les professionnels adhérent à cette opération sont dès à présent très nombreux et c'est à eux que vous devez vous adresser pour obtenir les circuits imprimés du Journal.

Voici la liste des points de vente, que nous tiendrons à jour, le nombre de revendeurs s'accroissant à chaque numéro.

02700 - **Aveco**, 33, bd Gambetta, Tergnier
 13001 - **Europe Electronique**, 2, rue Chateaudon
 21000 - **Electronic 21**, 4 bis, rue de Serrigny, Dijon
 24100 - **Pommarel Electronic**, 14, place Doublet, Bergerac
 25000 - **Reboul**, 34, rue d'Arènes, Besançon
 31000 - **Cibot**, 25, rue Bayard, Toulouse
 31200 - **Sodifam**, 117, route d'Albi, Toulouse
 42000 - **Radio Sim**, 29, rue Paul Bert, Saint-Etienne
 42300 - **S.E.C.**, 51, rue Pierre Semard, Roanne
 42800 - **Medelor**, Tartaras - Rive de Gier
 49000 - **Electronic Loisirs**, 24, rue Beaurepaire, Angers
 56000 - **Elektronikit**, 25, rue du Colonel Maury, Vannes
 57590 - **GAR**, 53, rue Principale, Viviers
 58000 - **Coratel**, 12, rue du Banlay, Nevers
 60000 - **Mod'elec**, 19, rue Desgraux, Beauvais
 69006 - **La boutique Electronique**, 22, avenue de Saxe
 69009 - **Lyon Composants Radio**, 46, quai Pierre Scize
 75005 - **Radio MJ**, 19, rue Claude Bernard
 75010 - **Acer**, 42, rue de Chabrol
 75012 - **Cibot**, 1, rue de Reuilly
 75012 - **Magnétic France**, 11, place de la Nation
 75012 - **Reuilly Composants**, 79, bd Diderot
 75013 - **Pentasonic**, 10, bd Arago
 75014 - **Montparnasse Composants**, 3, rue du Maine
 75014 - **Compokit**, 174, bd du Montparnasse
 75015 - **Fanatron**, 35, rue de la Croix Nivert
 75016 - **Pentasonic**, 5, rue Maurice Bourdet
 75017 - **ERCEE**, 36-38, rue de Saussure
 76600 - **Sonodis**, 74, rue Victor Hugo, Le Havre
 77310 - **LEE**, 1, place de la Pièce de l'Etang, St-Fargeau-Ponthierry
 90000 - **Electronic Center**, 1, rue Keller, Belfort
 91230 - **Electro-Kit**, Centre comm. La Forêt, Montgeron
 92600 - **Roche**, 200, avenue d'Argenteuil, Asnières



LM 386**Puissance : (0,3 à 1 W)****Fabricant : NS****AMPLIFICATEUR****BF****INTÉGRÉ**

Conçu pour la réalisation simplifiée et économique d'amplificateur BF de faible puissance (récepteurs radio, magnétophones à cassettes portatifs, etc.), le circuit LM 386 se caractérise par la possibilité de régler son gain en tension entre 20 (26 dB) et 200 (46 dB). On obtient le gain le plus faible en laissant en l'air les bornes 1 et 8 (elles sont intérieurement réunies par une résistance de $1,35 \text{ k}\Omega$), et le plus élevé, en les réunissant par un condensateur de $10 \mu\text{F}$, ainsi que le montre notre exemple d'application. Pour les valeurs intermédiaires, une résistance est connectée en série avec ce condensateur.

Différentes versions du même circuit existent. Référencées de LM 386 N1 à LM 386 N4, elles fournissent des puissances maximales qui croissent de 325 mW à 1 W, pour un taux total de distorsion de 10 %. Alors que les trois premières versions peuvent être chargées par une impédance de 8Ω , la plus puissance donne ses 1 000 mW sous une tension d'alimentation de 16 volts, mais exige alors une impédance de charge de 32Ω .

Brochage

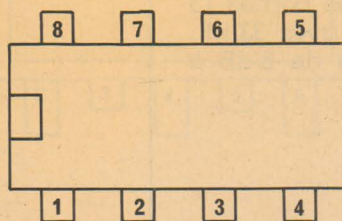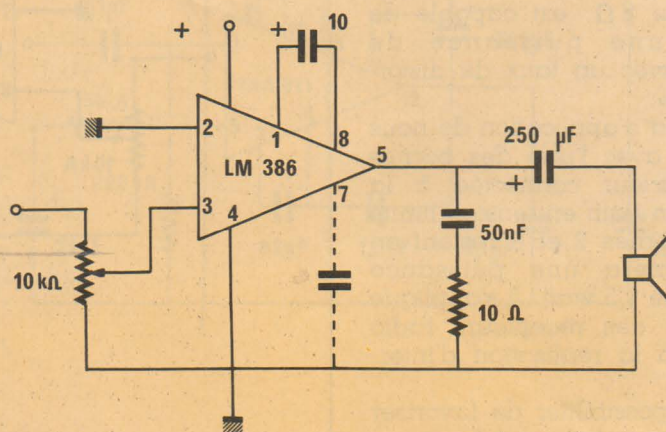1. gain
2. entrée —
3. entrée +
4. masse
5. sortie
6. + alimentation
7. découplage
8. gain



Tension d'alimentation :	4 à 12 V
Puissance maximale :	325 mW à 1 W
Distorsion :	0,2 % à 1 kHz
Gain :	26 à 46 dB
Résistance d'entrée :	50 kΩ
Bande passante :	100 kHz

LM 388**Puissance : 1,5 W****Fabricant : NS****AMPLIFICATEUR****BF****INTÉGRÉ**

Comme dans le cas de LM 386, le gain en tension de ce circuit s'ajuste de 20 à 200, par l'adjonction éventuelle de composants externes (condensateur seul, ou condensateur en série avec une résistance), entre les bornes 2 et 6 du boîtier.



Trois versions sont proposées (LM 388 N1 à LM 388 N3), dont la dernière, alimentée sous 16 volts et chargée par $8\ \Omega$, est capable de dissiper une puissance de 3,8 watts, avec un taux de distorsion de 10 %.

Le schéma d'application de nous proposons, avec l'une des bornes du haut-parleur connectée à la masse, et un gain en tension limité à 20 (les bornes 2 et 6 restent en l'air), donnera une puissance maximale de 1,5 watt. Il s'applique aisément à des récepteurs radio portables, à la réalisation d'interphones, etc.

On a la possibilité de favoriser la réponse aux basses fréquences (maximum vers 100 Hz), pour compenser les déficiences d'un petit haut-parleur, en établissant une contre-réaction entre les bornes 13 et 6 : $10\ k\Omega$, en série avec $33\ nF$, donnent une remontée de 6 dB à 100 Hz.

Brochage

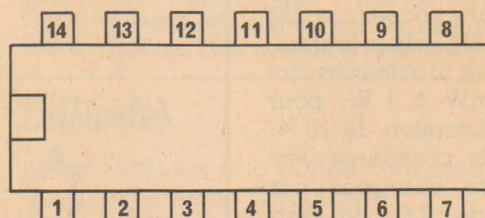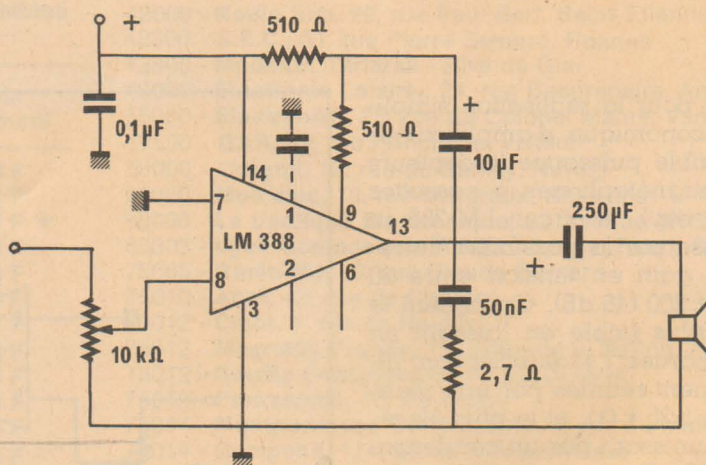1. découplage
2. gain
3. masse
4. masse
5. masse
6. gain
7. entrée —
8. entrée +
9. bootstrap
10. masse
11. masse
12. masse
13. sortie
14. + alimentation



Tension d'alimentation :	4 à 12 V
Puissance maximale :	0,9 à 3,8 W
Distorsion :	0,1 % à 1 kHz
Gain :	26 à 46 dB
Résistance d'entrée :	50 kΩ
Bande passante :	300 kHz

TAA 611 (A, B ou C)

Puissance : 1,8 W, 2,1 W, 3,3 W.

Fabricant : SGS

AMPLIFICATEUR

BF

INTÉGRÉ



Cet amplificateur existe en trois versions, capables de délivrer, respectivement, des puissances maximales de 1,8 watt pour le 611 A, de 2,1 watts pour le 611 B, et de 3,3 watts pour le 611 C, grâce à des tensions d'alimentation maximales croissant de 12 à 22 volts.

On l'utilisera avec un radiateur en U ou en V, traditionnellement associé à ce type de boîtier. Sous les vis de fixation, le circuit imprimé comportera des plages de cuivre carrées, de 1 à 4 cm de côté (les 4 cm sont indispensables lorsqu'on veut, sur le TAA 611 C, exploiter la puissance maximale).

L'une des caractéristiques intéressantes du TAA 611, réside dans sa très grande impédance d'entrée en boucle ouverte, qui atteint 5 M Ω . On pourra donc l'utiliser non seulement pour des récepteurs radio, mais aussi pour la lecture de disques, à partir de cellules piézo-électriques. Le schéma d'application proposé ci-contre, constitue une excellente base pour la réalisation d'un petit électrophone.

Brochage

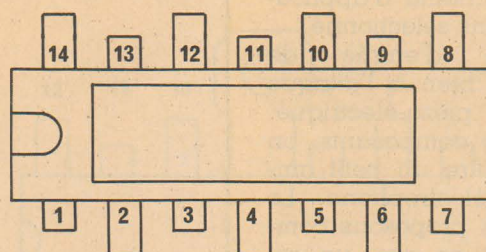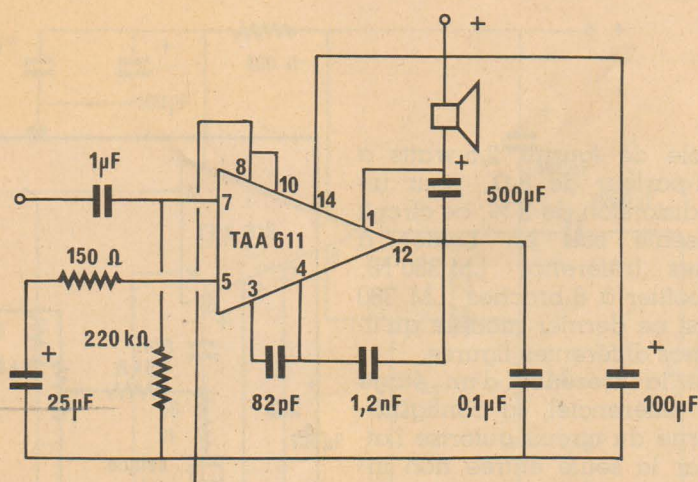1. bootstrap
2. N.C.
3. compensation
4. compensation
5. contre-réaction
6. N.C.
7. entrée
8. masse
9. N.C.
10. masse
11. N.C.
12. sortie
13. N.C.
14. + alimentation



Tension d'alimentation :	6 à 22 V
Puissance maximale :	1,8 W à 3,3 W
Distorsion :	0,2 % à 0,3 % à 1 kHz
Gain :	68 à 72 dB
Résistance d'entrée :	5 M Ω
Bande passante :	non communiquée

LM 380**Puissance : 2,5 W****Fabricant : NS****AMPLIFICATEUR****BF****INTÉGRÉ**



Capable de fournir 2,5 watts à un haut-parleur de $8\ \Omega$, pour un taux de distorsion de 3 %, ce circuit est présenté soit en boîtier à 14 broches (référence LM 380 N), soit en boîtier à 8 broches (LM 380 N8) : c'est ce dernier modèle qu'illustrent nos différentes figures.

Malgré la présence d'un étage d'entrée différentiel, la configuration interne du circuit autorise l'attaque par la seule entrée non inverseuse, la borne 3 restant alors en l'air (intérieurement, elle est ramenée à la masse par $150\ k\Omega$) : c'est ce qu'illustre le schéma d'application que nous avons sélectionné.

La résistance d'entrée de $150\ k\Omega$, se prête bien à l'attaque par une cellule piézo-électrique. Avec très peu de composants, on peut alors construire un petit amplificateur pour électrophone. Le schéma que nous proposons comporte aussi, pour ce cas, un réglage simplifié de la tonalité, par le potentiomètre linéaire P₂ de $10\ k\Omega$.

Brochage

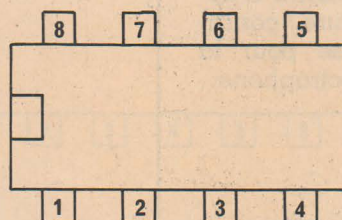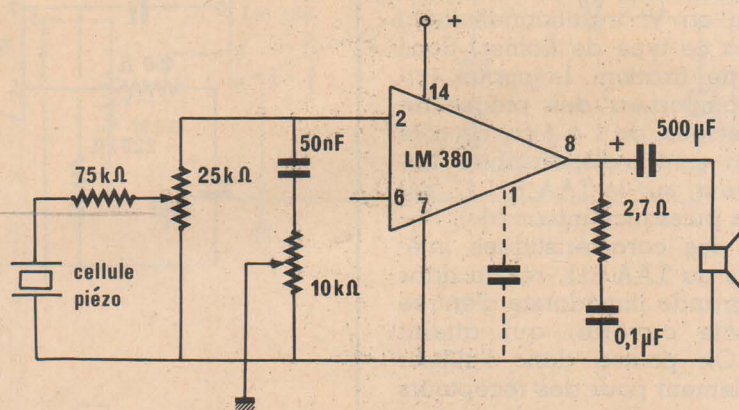1. N.C.
2. entrée +
3. entrée -
4. masse
5. masse
6. sortie
7. + alimentation
8. découplage





Tension d'alimentation :	8 à 22 V
Puissance maximale :	2,5 W (à 3 % de dist.)
Distorsion :	0,2 % (à 1 kHz)
Gain :	50 dB
Résistance d'entrée :	$150\ k\Omega$
Bande passante :	100 kHz

BF

INTÉGRÉ

L'amplificateur incorpore une protection thermique, et une protection contre les court-circuits de la charge pour toute tension d'alimentation inférieure à 15 volts.

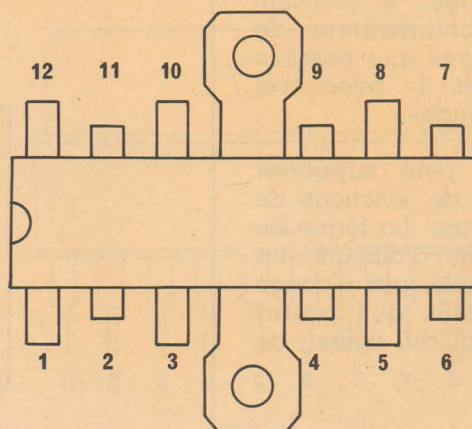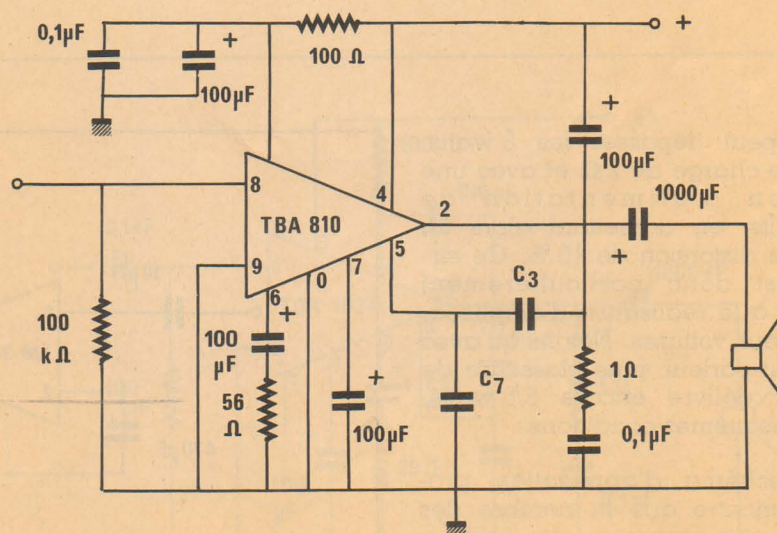1. + alimentation
2. N.C.
3. N.C.
4. bootstrap
5. compensation
6. contre-réaction
7. filtrage
8. entrée
9. masse
10. masse
11. N.C.
12. sortie



Tension d'alimentation :	4 à 20 V
Puissance maximale :	7 W
Distorsion :	0,3 % à 1 kHz
Gain :	37 dB (en boucle fermée)
Résistance d'entrée :	5 M Ω
Bande passante :	40 Hz à 20 kHz

LM 383**Puissance : 8 W****Fabricant : NS****AMPLIFICATEUR****BF****INTÉGRÉ**



On peut dépasser les 8 watts, sur une charge de $2\ \Omega$ et avec une tension d'alimentation de 14,4 volts, en admettant alors un taux de distorsion de 10 %. Ce circuit est donc particulièrement adapté à la réalisation d'amplificateurs pour voitures. Notons qu'avec un haut-parleur plus classique de $4\ \Omega$, il délivre encore 5,5 watts, dans les mêmes conditions.

Le schéma d'application proposé, montre que le nombre des composants externes reste particulièrement réduit. Pour éviter tout risque d'accrochage, il convient de placer le condensateur de $0,2\ \mu\text{F}$ C_3 aussi près que possible des bornes 3 et 4, avec des connexions très courtes.

L'amplificateur peut supporter des températures de jonctions de $150\ ^\circ\text{C}$, au maximum. La forme de son boîtier permet, d'ailleurs, un refroidissement facile, par placage contre un radiateur qui pourra constituer le fond du coffret de l'appareil.

Brochage

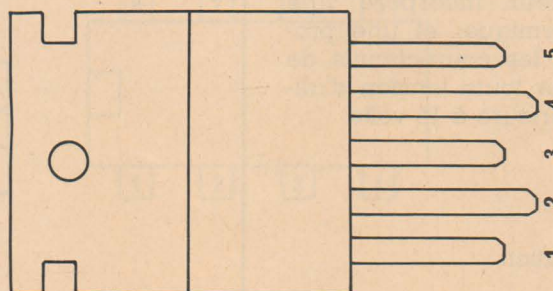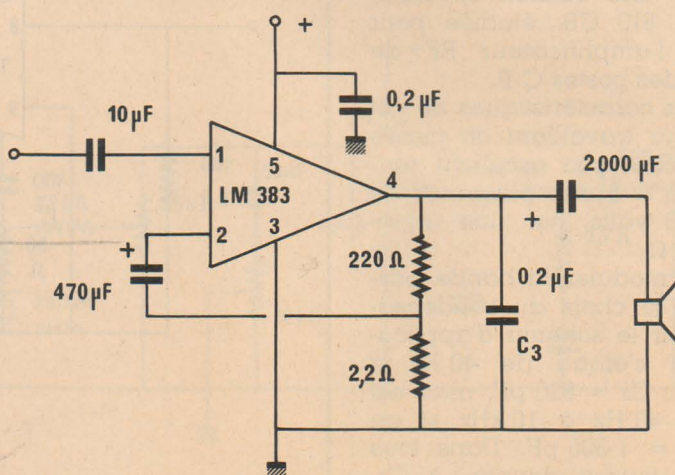1. entrée +
2. entrée -
3. masse
4. sortie
5. + alimentation



Tension d'alimentation :	5 à 20 V
Puissance maximale :	8 W
Distorsion :	0,2 % (à 1 kHz)
Gain :	70 dB à 1 kHz
Résistance d'entrée :	150 k Ω
Bande passante :	30 kHz

TDA 1037**Puissance : 8 W****Fabricant : SIEMENS****AMPLIFICATEUR****BF****INTÉGRÉ**



Le TDA 1037 est offert en boîtier single-in-line à 9 broches (il existe aussi en dual-in-line, à 18 broches, sous la référence TDA 1037 D). Il supporte une large gamme de tensions d'alimentation, de 4 volts à 28 volts, qui conditionnent le choix de l'impédance de charge (4Ω , 8Ω , ou 16Ω). Mais seule une charge de 4Ω , avec une tension d'alimentation de 16 à 18 volts, permet d'atteindre 8 watts. En fait, on se limitera plutôt à 5 watts sous 12 volts : c'est pour cet usage qu'est conçu le schéma d'application ci-joint.

Le condensateur connecté entre les broches 2 et 5, détermine l'étendue de la bande passante vers les fréquences élevées : 20 kHz pour 560 pF, et 10 kHz pour 1000 pF.

La résistance d'entrée, très grande, autorise une attaque facile pour une cellule piézo-électrique : on pourrait donc utiliser cet amplificateur pour la construction d'un électrophone économique.

Brochages

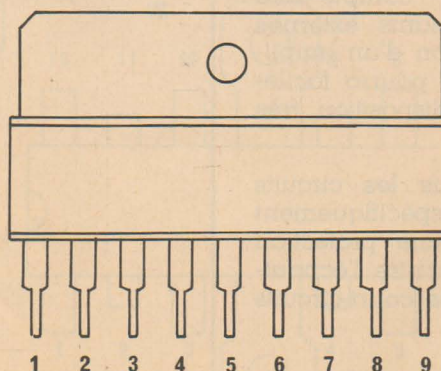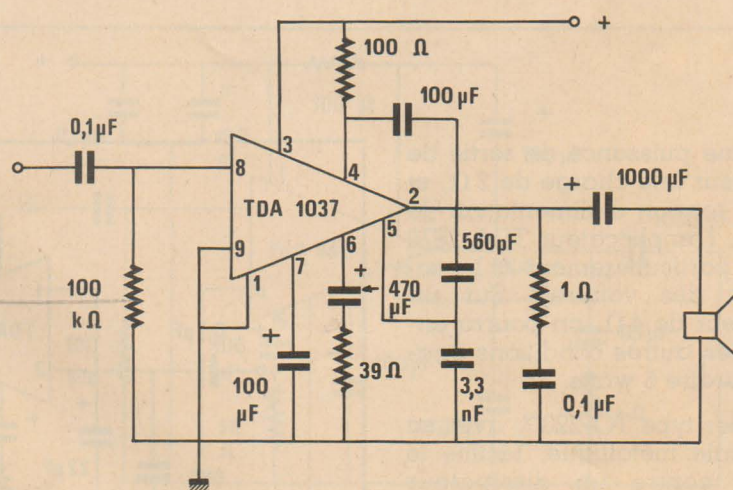1. masse
2. sortie
3. + alimentation
4. bootstrap
5. compensation
6. découplage
7. découplage
8. entrée
9. masse



Tension d'alimentation :	4 à 28 V
Puissance maximale :	8 W
Distorsion :	0,2 % (totale)
Gain :	40 dB (en boucle fermée)
Résistance d'entrée :	5 M Ω
Bande passante :	40 Hz à 20 kHz

TDA 2870**Puissance : 10 W****Fabricant : SIEMENS****AMPLIFICATEUR****BF****INTÉGRÉ**


Avec une puissance de sortie de 10 watts, sur une charge de $2\ \Omega$, et pour une tension d'alimentation de 14,4 volts, l'amplificateur TDA 2870 se prête particulièrement à la sonorisation des voitures. Sur un haut-parleur de $4\ \Omega$, on pourra encore, toutes autres conditions égales, en extraire 6 watts.

Le boîtier type TO 220/7, avec sa face dorsale métallique, facilite le montage contre un dissipateur thermique vertical ; compte-tenu du peu de composants externes qu'exige la réalisation d'un amplificateur complet, on pourra facilement obtenir une disposition très compacte.

Comme dans tous les circuits modernes conçus spécifiquement pour l'automobile, une protection interne est prévue contre l'échauffement, et contre les court-circuits en sortie.

Brochages

1. entrée +
2. entrée -
3. contre-réaction
4. masse
5. sortie
6. + alimentation
7. bootstrap

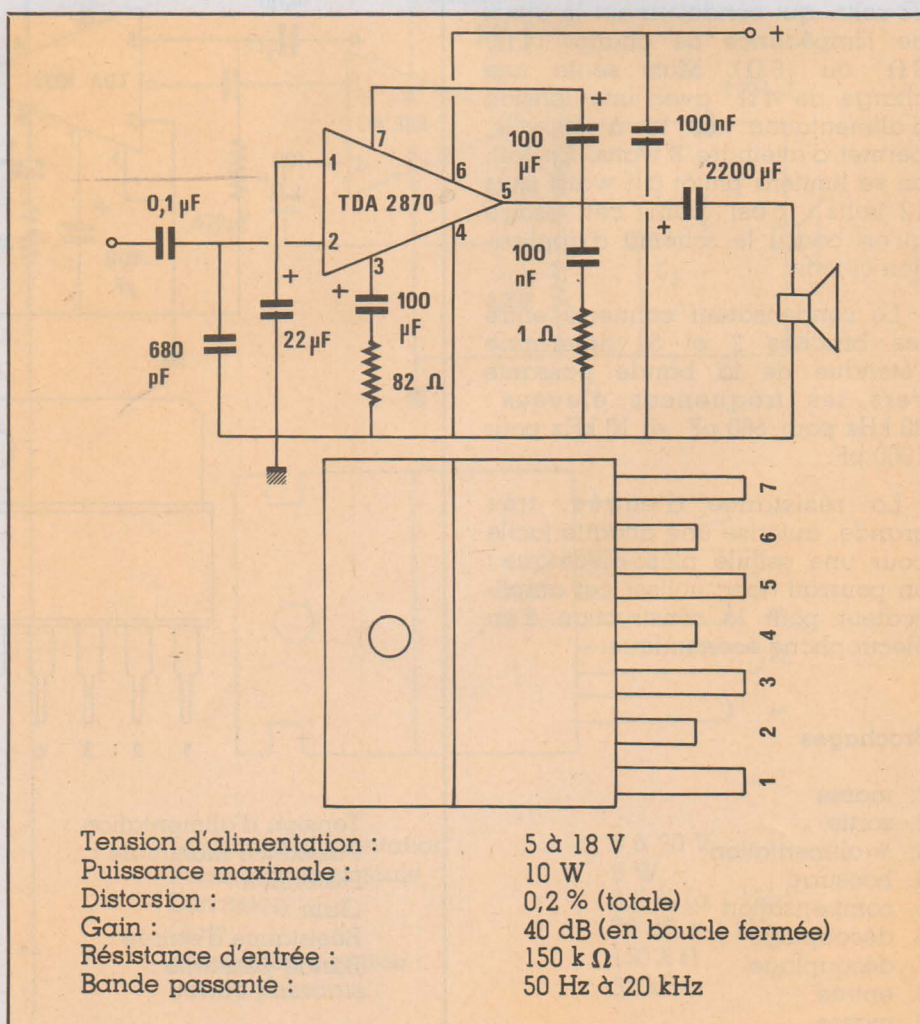

TCA 940

Puissance : 10 W.
Fabricant : THOMSON

AMPLIFICATEUR

BF

INTÉGRÉ



Travaillant en classe B, l'amplificateur TCA 940 peut délivrer jusqu'à 10 watts en sortie, sur une charge de 4Ω . Il existe en deux boîtiers, qui ne diffèrent que par la forme des pattes de liaison avec le refroidisseur : dans le CB 155 (circuit référencé TCA 940), il s'agit de pattes à visser. Ce sont, au contraire, des modèles à souder, pour le boîtier CB 109 (circuit référencé TCA 940 E).

Les dispositifs de protection contre l'échauffement, et contre les surintensités, maintiennent toujours les semiconducteurs à l'intérieur de l'aire de sécurité.

Lorsqu'on se contente d'une puissance réduite, en utilisant un haut-parleur de 8Ω , la distorsion harmonique ne dépasse pas 0,15 %, ce qui est excellent.

Brochage

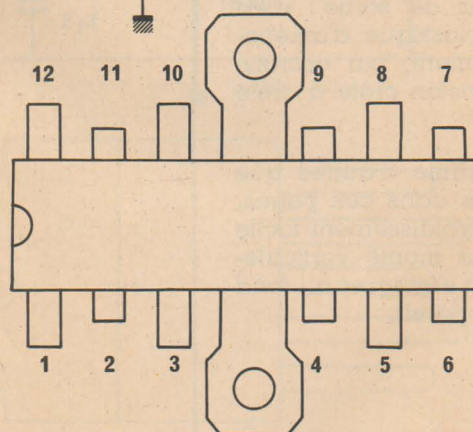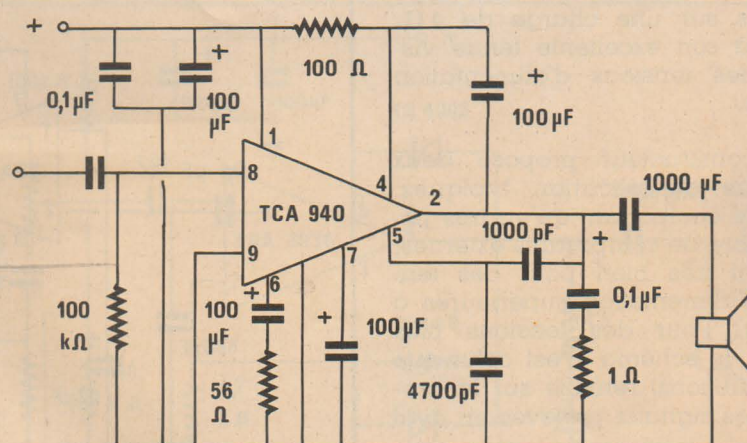1. + alimentation
2. N.C.
3. N.C.
4. bootstrap
5. compensation
6. contre-réaction
7. filtrage
8. entrée
9. masse
10. masse
11. N.C.
12. sortie



Tension d'alimentation :	6 à 24 V
Puissance maximale :	10 W
Distorsion :	0,3 % (à 1 kHz)
Gain :	37 dB (en boucle fermée)
Résistance d'entrée :	5 MΩ
Bande passante :	40 Hz à 20 kHz

TDA 3000**Puissance : 15 W****Fabricant : SIEMENS****AMPLIFICATEUR****BF****INTÉGRÉ**

L'amplificateur TDA 3000 atteint une puissance maximale de 15 watts sur une charge de 4Ω , grâce à son excellente tenue vis-à-vis des tensions d'alimentation élevées.


Le constructeur propose deux schémas d'application typiques. L'un, ne comportant qu'un très petit nombre de composants externes, convient très bien pour des tensions d'alimentation supérieures à 20 volts. Pour des tensions plus faibles, le schéma (c'est celui que nous publions) renvoie sur la broche 7 les signaux prélevés en aval

du condensateur de sortie : c'est une technique classique d'amélioration du rendement, par accroissement de la tension crête à crête admissible.

Le boîtier, comme d'autres que nous avons cités dans ces pages, se prête à un refroidissement facile par un radiateur monté verticalement, et qui peut s'intégrer au fond du coffret de l'appareil.

Brochage

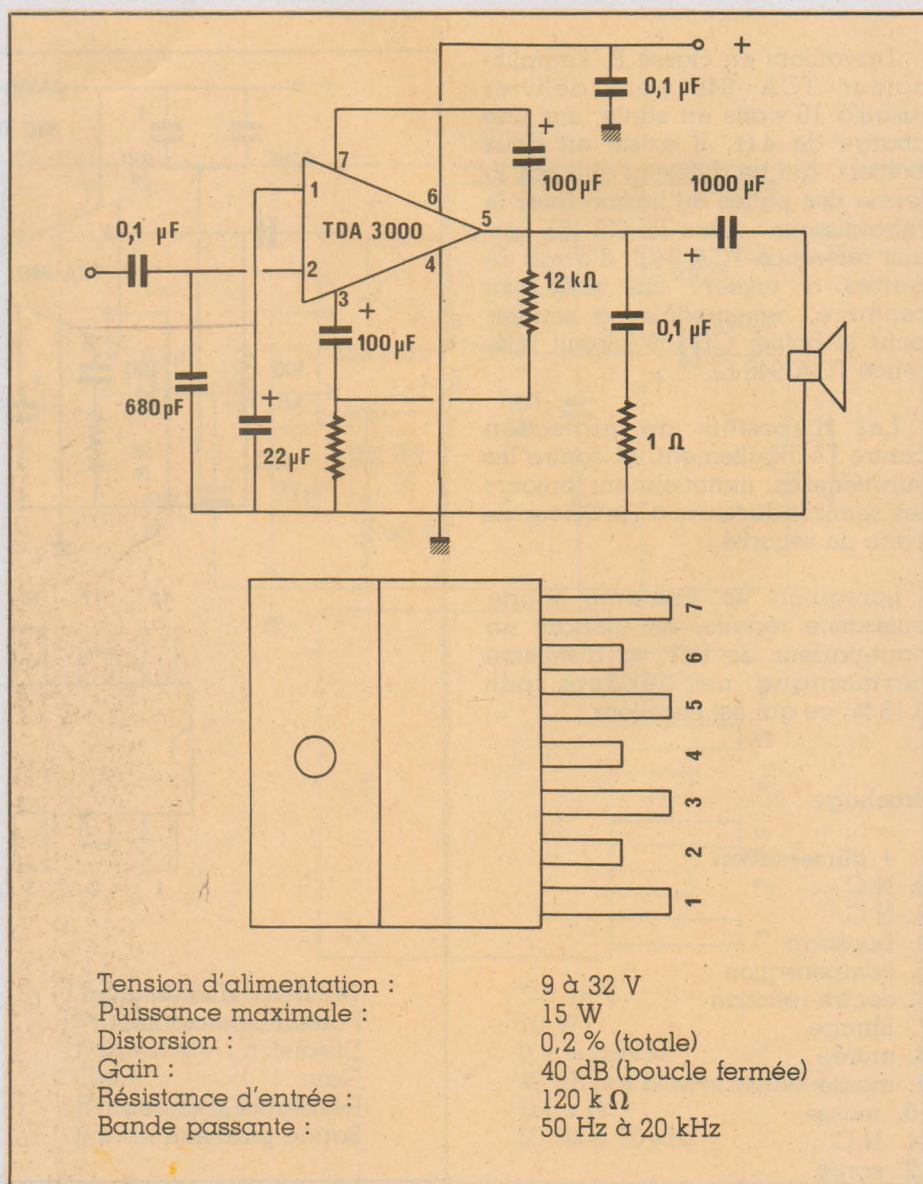- K1. entrée +
- 2. entrée -
- 3. contre réaction
- 4. masse
- 5. sortie
- 6. + alimentation
- 7. bootstrap



TDA 2030**Puissance : 18 W****Fabricant : SGS****AMPLIFICATEUR****BF****INTÉGRÉ**

Les circuits TDA 2030, TDA 2031 et TDA 2032 sont des circuits intégrés pouvant résoudre tous les problèmes de synthèse de fréquence. Grâce à de nombreuses extensions, ils existent quasiment au même niveau que les circuits à haute fréquence, à la fois en termes de bande passante et de précision de synthèse.

Ces circuits sont en fait un produit d'un principe simple, combiné des résultats obtenus par la technologie à haute fréquence, à la fois en termes de bande passante et de précision de synthèse, et à la fois en termes de bande passante et de précision de synthèse.

Avec sa puissance de sortie maximale de 18 watts (12 watts sur $4\ \Omega$ à 0,5 % de distorsion), le TDA 2030 permet d'absorber le domaine de la haute fidélité, avec une mise en œuvre très simple : sa bande passante, à 12 watts, s'étend de 10 Hz à 140 kHz !


La forme du boîtier, qu'on associera à un radiateur à ailettes, autorise une implantation très compacte, facilitée par le nombre relativement restreint des composants extérieurs nécessaires.

Bien que prévu pour une alimentation double, le TDA 2030 peut aussi fonctionner sous une alimentation à simple polarité, que certains utilisateurs préféreront pour des montages économiques : c'est l'exemple que nous avons retenu pour le schéma d'application ci-contre.

Le TDA 2030, enfin, comporte un dispositif interne de protection contre les court-circuits, et contre un échauffement excessif.

Brochage

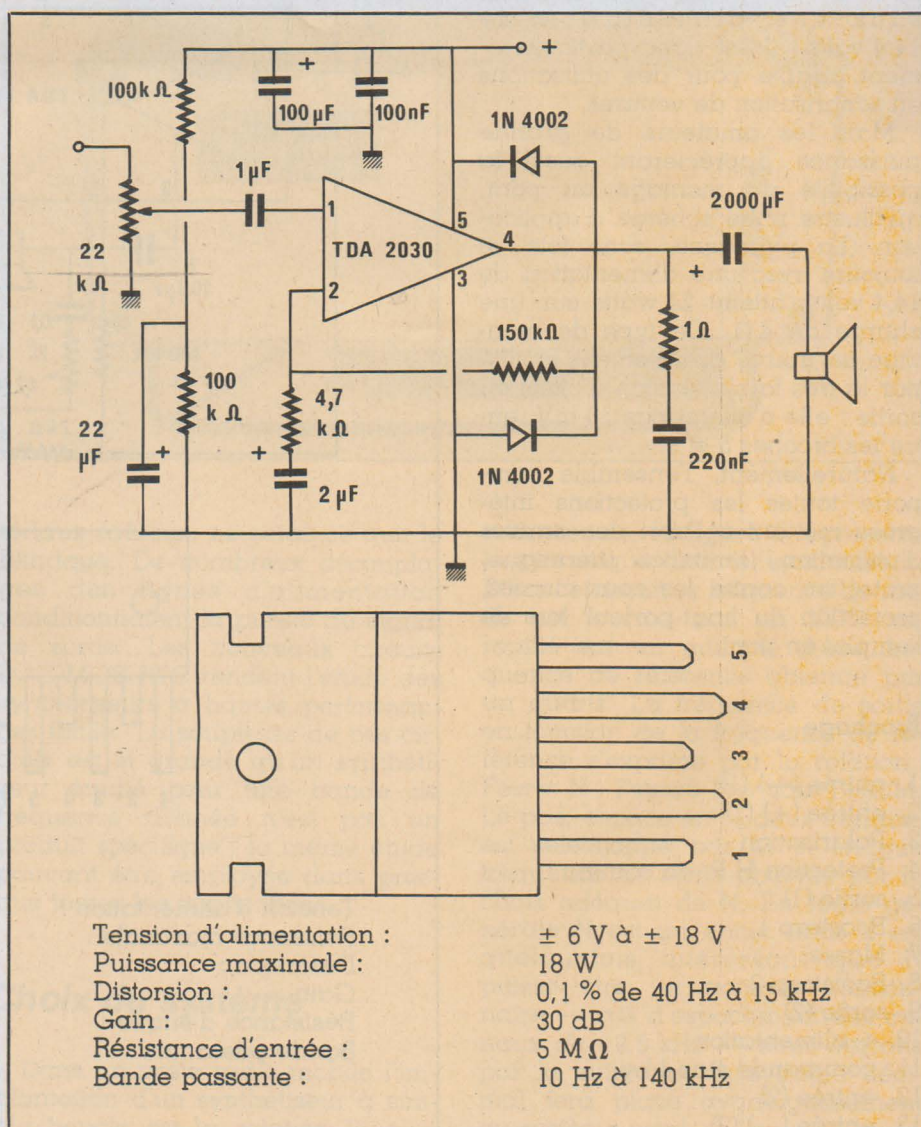1. entrée +
2. entrée -
3. - alimentation
4. sortie
5. + alimentation



TDA 1510**Puissance : 2×12 W ou 1×24 W****Fabricant : RTC****AMPLIFICATEUR****BF****INTÉGRÉ**


Conçu spécialement pour les applications stéréophoniques, le TDA 1510 rassemble, en un seul boîtier, deux amplificateurs identiques, capables de délivrer chacun 12 watts sur une charge de 2Ω , sous une alimentation de 14,4 volts : il est donc particulièrement adapté pour des utilisations en sonorisation de voitures.

Mais les amateurs de grande puissance apprécieront aussi la possibilité du montage en pont, qu'illustre notre schéma d'application. La puissance, cette fois, et toujours avec une alimentation de 14,4 volts, atteint 24 watts sur une charge de 4Ω . Ce type de montage se trouve grandement facilité par la très faible tension d'offset en sortie : elle n'atteint pas 50 mV, entre les broches 5 et 9.

Naturellement, l'ensemble comporte toutes les protections intégrées mettant à l'abri des erreurs d'utilisation : limitation thermique, protection contre les court-circuits, protection du haut-parleur lors de l'emploi en pont.

Brochage

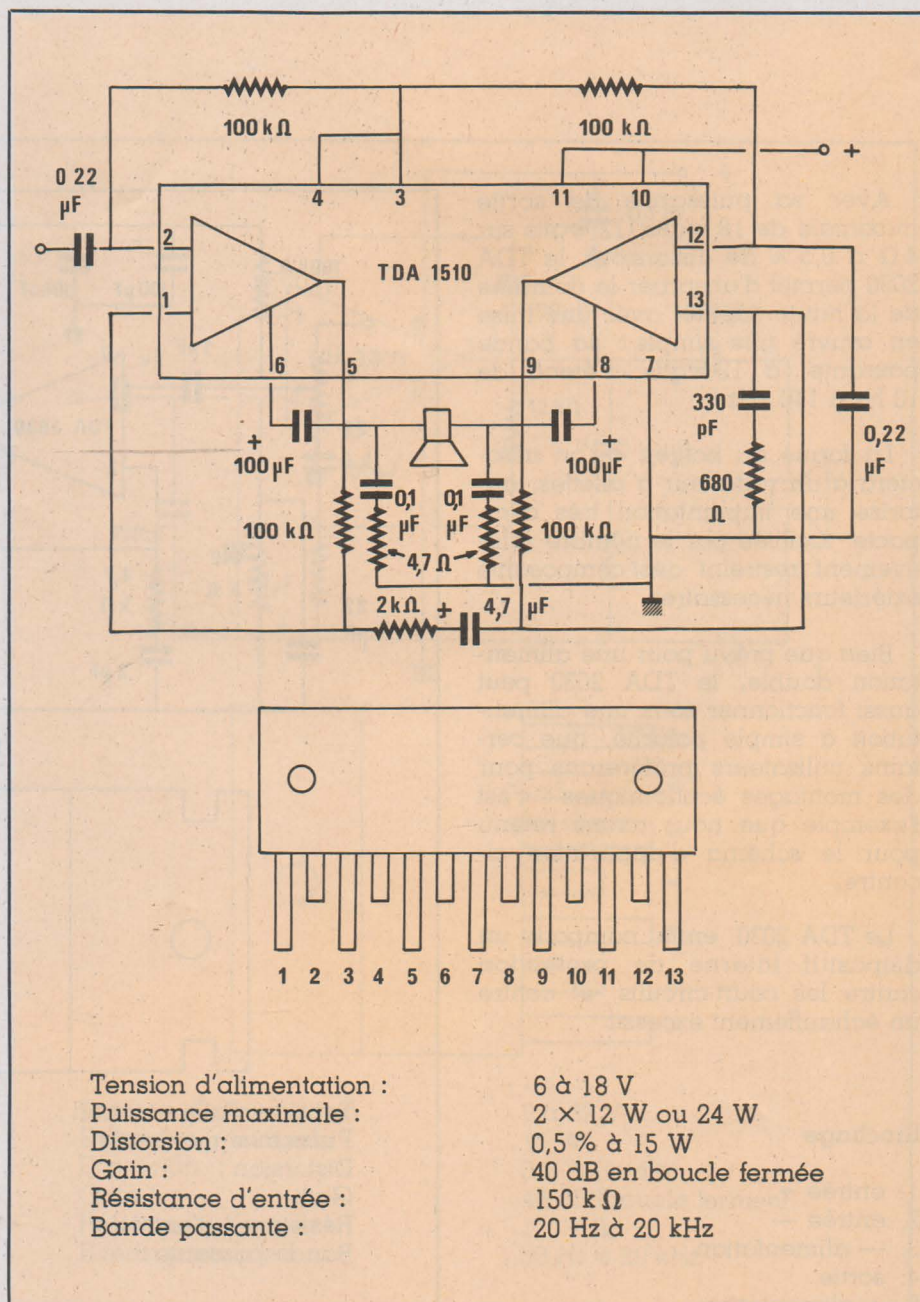1. entrée (—) (1)
2. entrée (+) (1)
3. Polarisation
4. Protection H.P. en continu
5. sortie (1)
6. Bootstrap 1
7. Masse
8. Bootstrap 2
9. sortie (2)
10. + alimentation
11. commande stand by
12. entrée (—) (2)
13. entrée (+) (2)



Synthétiseur de fréquence universel

PREMIÈRE PARTIE



Les circuits RTC HEF 4750 et 4751 sont des circuits intégrés pouvant résoudre tous les problèmes de synthèse de fréquence. Grâce à de nombreuses extensions, il n'existe quasiment aucune limite quant à la fréquence maximale synthétisable et à la résolution et précision du synthétiseur.


Ces circuits, tout en restant d'un emploi simple, donnent des résultats dépassant la qualité « professionnelle ». Le faible encombrement et la faible consommation du système autorise une intégration dans un équipement mobile à embarquer.

Les synthétiseurs de fréquence sont utilisés depuis plusieurs années dans les équipements radio militaires. Construits sur la technique des mélangeurs et des filtres, ils nécessitaient l'emploi de nombreux circuits intégrés logiques. Ce genre d'appareil était en général très cher. Les émetteurs/récepteurs VHF mobiles utilisent généralement des quartz stabilisant les oscillateurs. Les avantages du quartz sont nombreux : simplicité, sûreté de fonctionnement, très bonne stabilité et pureté du signal de sortie.

Hélas, dans un récepteur-émetteur à quartz il faut deux cristaux par canal ce qui entraîne un grand nombre de quartz dans un poste multicanaux, on imagine facilement les problèmes d'approvisionnement lors de l'installation de nouveaux canaux dans un E/R. D'autre part le coût des quartz tend à augmenter.

Les synthétiseurs de fréquence ont permis aux constructeurs d'E/R mobiles de concevoir des appareils fonctionnant sur un grand nombre de canaux dans une bande de fréquence donnée en utilisant une seule fréquence de référence obtenue par un quartz. On profite ainsi de tous les avantages du quartz sans en avoir les inconvénients : on utilisera en général un quartz de valeur courante en éliminant ainsi le problème des tailles spéciales.

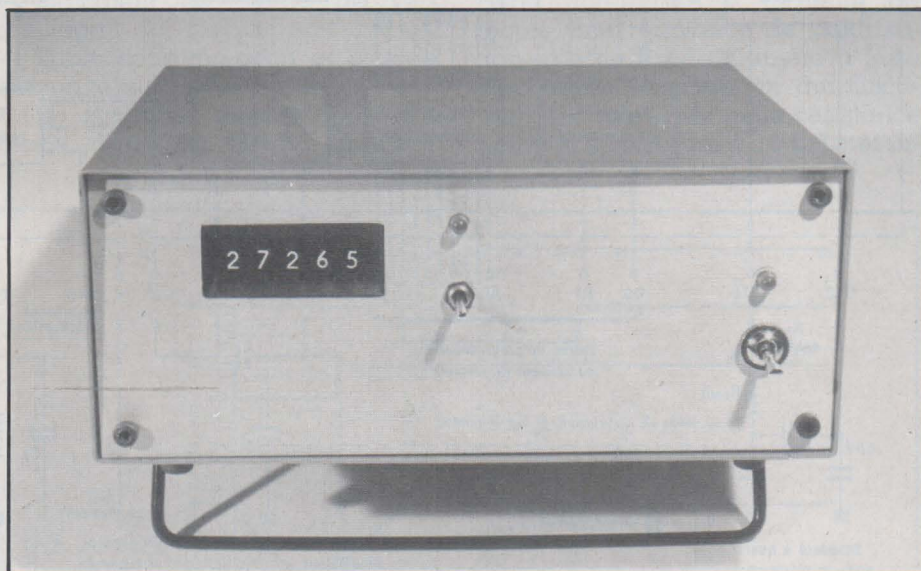Il était difficile dans le passé de réaliser un bon synthétiseur. Sa construction mettait en jeu des ma-



tériaux coûteux, ne serait-ce que le blindage. De nombreux découplages des lignes d'alimentation conditionnaient la pureté du signal de sortie. Les nouveaux circuits LOC MOS RTC rendent l'étude des synthétiseurs à hautes performances facile. La souplesse de ces circuits est si grande qu'un synthétiseur étudié pour une bande de fréquence donnée n'est pas un produit spécifique ; la même étude pouvant être employée dans presque toutes les applications.

Choix du système

Dans un poste radio mobile l'implantation d'un synthétiseur à simple boucle est la solution la plus

intéressante, la figure 1 représente le synoptique d'un tel synthétiseur. Dans ce circuit la fréquence de sortie est fournie par un VCO verrouillé sur un multiple d'une fréquence de référence obtenue par un quartz. La fréquence de sortie en fonction de la fréquence de référence s'exprime par la relation : $F_{OUT} = N \cdot F_{REF}$ où F_{REF} vaut F_{XTAL}/M . Le pas, espace entre deux canaux, est sélectionné par M et chaque fréquence de sortie obtenue par le choix adéquat de N . En règle générale N est un entier mais il est quelquefois intéressant que N puisse être un nombre fractionnaire — cas d'espacement des canaux de 12,5 kHz — nous verrons par la suite que le système décimal fera place avantageusement au système octal.

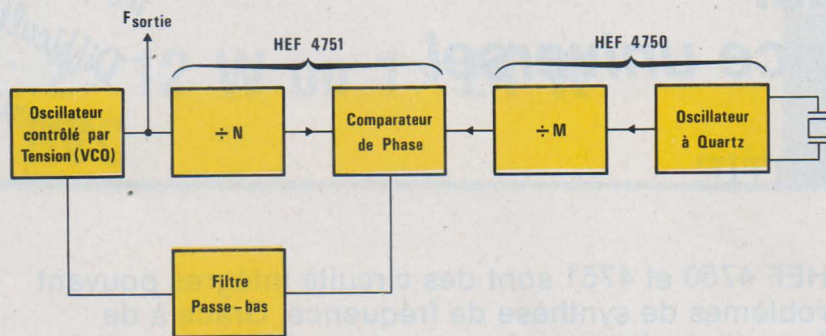


Figure 1 : Synthétiseur à PLL à boucle unique de rétroaction.

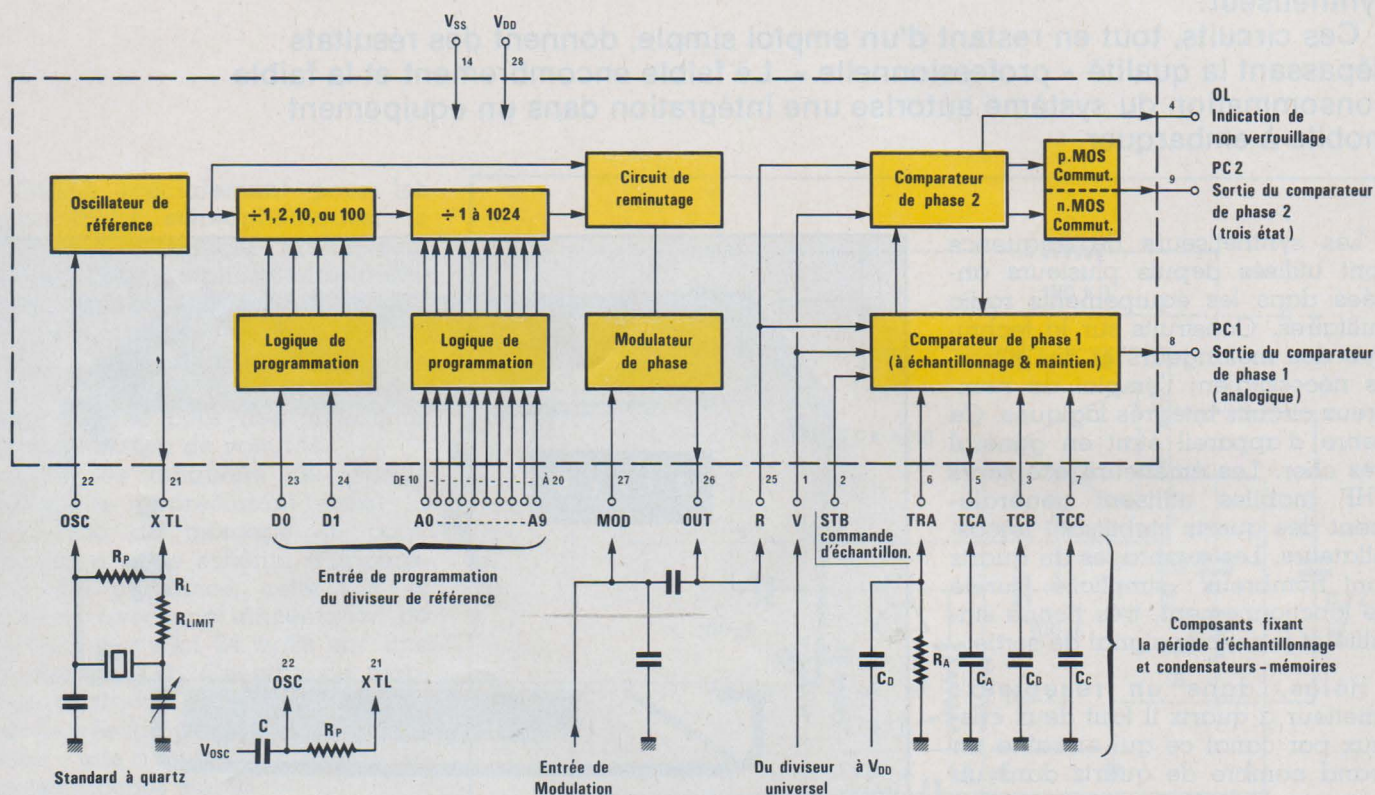


Figure 2 : Synoptique du synthétiseur de fréquence LN 1232/HEF 4750.

Figure 3 : Brochage du HEF 4750/LN 1232.

R : entrée du comparateur de phase, référence.
 V : entrée du comparateur de phase
 STB : commande d'échantillonnage
 TCA : Condensateur de temporisation CA pin
 TCB : condensateur de temporisation CB pin
 TCC : Condensateur de temporisation CC pin
 TRA : polarisation (résistance RA)
 PC1 : sortie analogique du comparateur de phase.
 PC2 : sortie digitale du comparateur de phase.
 MOD : entrée modulation de phase.
 OL : indication de sortie, verrouillée.
 OSC : oscillateur de référence/entrée Buffer
 XTAL : Oscillateur de référence/sortie Buffer.
 A0 à A9 : entrée de programmation/diviseur programmable.
 D0, D1 : entrées de programmation du diviseur.
 Out : sortie de référence du diviseur.

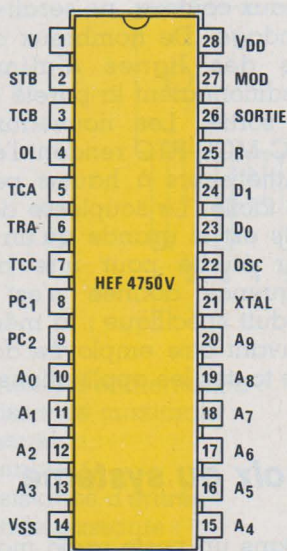


Figure 4 : Table de vérité de programmation du prédiviseur de référence.

D1	D0	Rapport de div. du prédiviseur
0	0	1
0	1	2
1	0	10
1	1	100

1 = + 10 V
 0 = 0 V.

Les avantages de la boucle unique sont nombreux : simplicité, utilisation d'un seul quartz dont la fréquence est indépendante de la fréquence de sortie, génération d'un grand nombre de fréquences sans modification du circuit, nombre minimum de fréquences présentes dans le système réduisant ainsi le risque d'une sortie parasite. Aujourd'hui le coût des circuits intégrés tend à diminuer mais les éléments mécaniques : boîtes et écrans restent chers et généralement difficiles à implanter car les appareils se miniaturisent.

Le choix des composants constituant le synthétiseur de fréquence doit être fait très soigneusement en regard de leur compatibilité électromagnétique vis à vis de la boucle et des autres composants du circuit. Les circuits intégrés logiques en technologies ECL ou LOC MOS donnent les meilleurs résultats et la meilleure compatibilité électromagnétique. Toutes deux sont des logiques symétriques, quand un transistor devient conducteur l'autre est bloqué et il n'y a pas d'appel de courant important sur les lignes d'alimentation. Pour la série LOC MOS la consommation est si faible que les radiations sont quasiment inexistantes, ce qui facilite le découplage des lignes d'alimentation. Pour ces raisons le synthétiseur RTC est basé sur la technologie LOC MOS LSI à laquelle on ajoute des prédiviseurs ECL si cela est nécessaire. En outre grâce à la technologie LOC MOS, il est possible d'intégrer dans un même boîtier des circuits logiques et des circuits linéaires de haute qualité.

Le synthétiseur RTC utilise deux circuits intégrés en technologie LOC-MOS HEF 4750 ou LN 1232 et HEF 4751 ou LN 1242 qui seront associés à un ou plusieurs diviseurs par 10/11 courants tels le 95 H 90 ou 11 C 90 en technologie ECL bien sûr.

Un synthétiseur aux performances professionnelles peut ainsi être obtenu, le système restant simple puisqu'il n'est basé que sur le principe de la boucle unique. Les principales caractéristiques du système sont les suivantes :

- grand choix de fréquences de référence à partir d'un seul quartz,
- comparateur de phase à hautes performances, faible bruit et peu sensible aux parasites.

- fonctionnement du synthétiseur assuré jusqu'à des fréquences supérieures à 1 GHz,

- fréquence du signal d'entrée des circuits LOC-MOS garantie à 15 MHz,

- programmation facile, compatibilité des entrées avec des mémoires mortes, possibilité de programmation des décalages de fréquence et synthèse des fréquences intermédiaires entre deux canaux adjacents,

- capacité de 6 décades et demies grâce à trois prédiviseurs ECL,

- extension de la capacité de division en ajoutant une unité de contrôle supplémentaire.

- modulateur de phase intégré dans un des deux circuits LOC-MOS HEF 4750,

- verrouillage rapide du circuit,

- indicateur de défaut de verrouillage,

- faible consommation et grande immunité au bruit.

Ce système pourra prendre place dans un grand nombre

d'appareils tels que : les ensembles VHF/UHF mobiles, les émetteurs récepteurs HF fonctionnant en BLU, les émetteurs de radio-communication, les récepteurs radio et télévision de haute qualité, les émetteurs/récepteurs C.B. à hautes performances, et les générateurs de signaux.

Le circuit HEF 4750 (LN 1232)

La figure 2 représente la synoptique du circuit intégré HEF 4750 et la figure 3 le brochage de ce circuit.

Le circuit oscillateur

Il consiste simplement en une porte inverseuse à laquelle on ajoute une résistance de polarisation externe R_p de manière à faire fonctionner la porte en amplificateur. La valeur de cette résistance doit être supérieure à 10 k Ω ; et in-

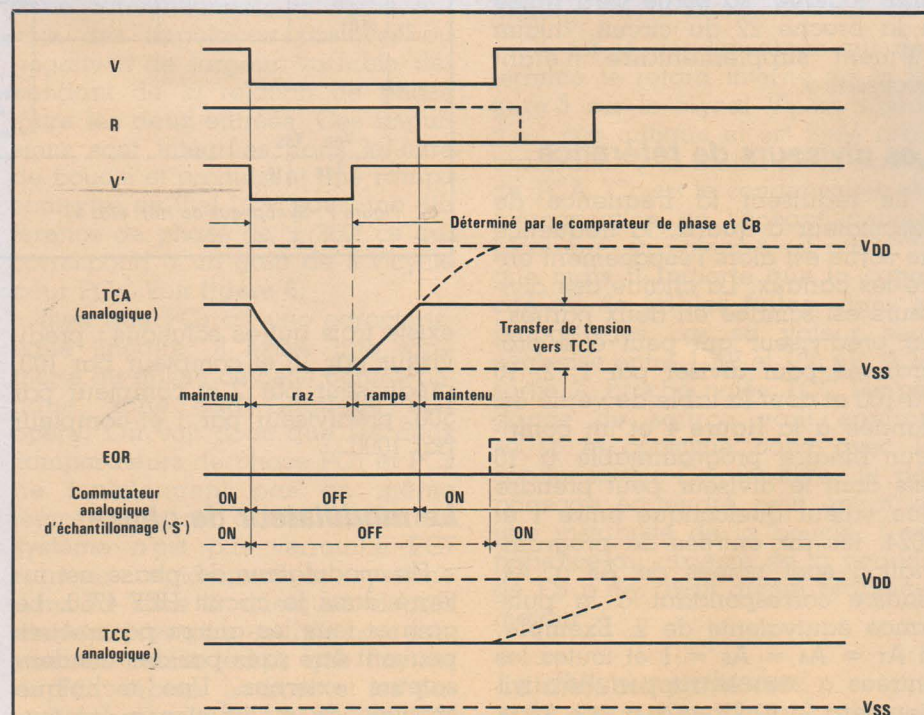


Figure 5 : Fonctionnement du comparateur de phase PC1.

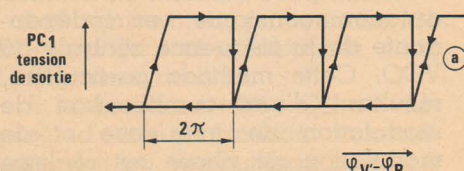


Figure 6a : Caractéristique de phase de PC1.

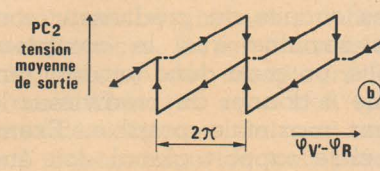



Figure 6b : Courbe caractères ligne du comparateur de phase PC2.

férieure à 10 M Ω , elle est connectée entre les broches 21 et 22 du circuit. Cette porte est destinée à recevoir un quartz entre 100 kHz et 10 MHz, les deux condensateurs doivent être choisis pour assurer une charge capacitive correcte au quartz. Il est possible que le fonctionnement de l'oscillateur entraîne un échauffement du quartz et augmente les dérives et le rayonnement de l'oscillateur vers le reste du système. On placera alors une résistance de limitation RL conformément au schéma de la figure 2. La valeur maximale de cette résistance est 2,7 k Ω . Dans le cas où l'oscillateur interne n'est pas employé, cet étage peut être employé comme simple buffer, et, seule la résistance Rp est connectée entre les broches 22 et 21 du circuit. La sortie d'un oscillateur externe et de l'entrée 22 du circuit sont couplées capacitivement. Le signal de sortie de l'oscillateur externe doit alors avoir une amplitude supérieure à 500 mVeff pour assurer un fonctionnement correct du circuit. Si l'oscillateur externe délivre un signal logique, sa sortie sera reliée à la broche 22 du circuit, aucun élément supplémentaire n'étant nécessaire.

Les diviseurs de référence

Ils réduisent la fréquence de l'oscillateur à quartz, la fréquence de sortie est alors l'espacement entre les canaux. La chaîne des diviseurs est scindée en deux parties : un prédiviseur qui peut être programmé pour diviser par 1, 2, 10 ou 100 et dont la table de vérité est donnée à la figure 4 et un compteur binaire programmable à 10 bits dont le diviseur peut prendre une valeur quelconque entre 1 et 1024, les dix entrées de programmation sont notées de A₀ à A₉, l'indice correspondant à la puissance équivalente de 2. **Exemple**, si A₁ = A₄ = A₅ = 1 et toutes les entrées à zéro le rapport de division sera $2^1 + 2^4 + 2^5 = 2 + 16 + 32 = 50$. Si toutes les entrées sont reliées à la ligne positive d'alimentation le diviseur vaut 1024.

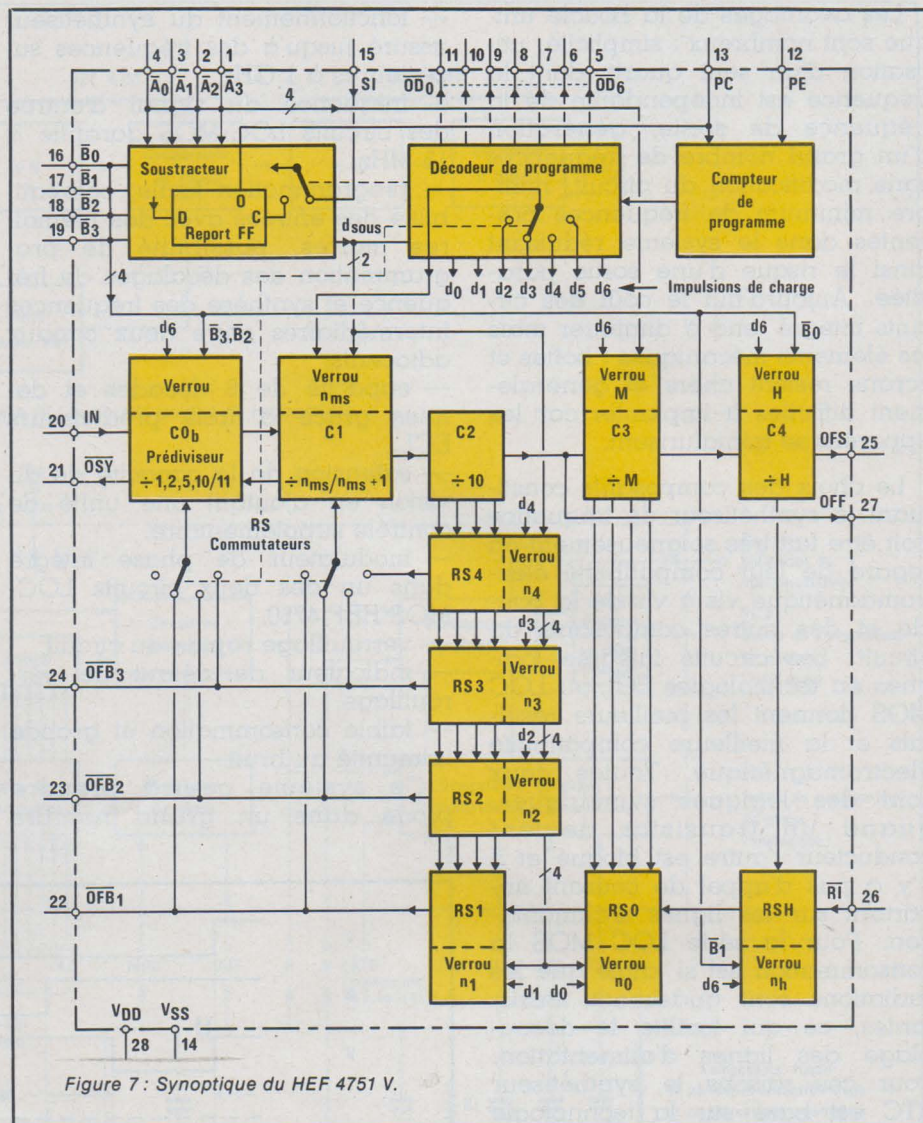Les circuits du prédiviseur sont plus rapides que le compteur 10 bits, on aura donc toujours tendance à donner au prédiviseur la valeur maximale possible. **Exemple** si le rapport global doit être 1000, le prédiviseur sera programmé pour diviser par 100 et le compteur 10 bits par 10, bien qu'il



existe trois autres solutions : prédiviseur par 10 et compteur par 100, prédiviseur par 2 et compteur par 500, prédiviseur par 1 et compteur par 1000.

Le modulateur de phase

Un modulateur de phase est intégré dans le circuit HEF 4750. Le gain et tous les autres paramètres peuvent être fixés par des condensateurs externes. Une technique spéciale de modulation a été étudiée, elle permet une grande réponse en fréquence, une large déviation et une profondeur de modulation constante, et indépendante de la fréquence centrale du VCO. Cette méthode particulière, résultant d'une combinaison de modulation de fréquence et de modulation de phase est réalisée en appliquant la modulation, simultanément sur l'entrée de commande du VCO et l'entrée modula-

tion notée MOD, du comparateur de phase inclus dans le HEF 4750.

Si le système doit être utilisé sans modulation, la borne MOD est reliée à la ligne positive d'alimentation, au lieu d'être polarisée grâce à une tension continue externe valant + 8 V.

Un schéma général permettant la modulation sera donné à la fin de cet article.

Les comparateurs de phase

Dans la plupart des systèmes à synthétiseurs, la fréquence du VCO est beaucoup plus importante que la fréquence du signal présent à l'entrée du comparateur de phase, le rapport étant de l'ordre de 10 000 pour un émetteur-récepteur VHF. L'erreur de phase présente au VCO est diminuée dans les mêmes proportions à l'entrée du comparateur de phase ; en outre le bruit en sortie est propor-

tionnel à $N/KpF(p)$ où N est le rapport de division estimé à 10 000, Kp est le gain du comparateur de phase et $F(p)$ la fonction de transfert du filtre de boucle. Ce qui signifie que le bruit sera d'autant plus important que le rapport de division sera élevé. Dans ce cas le concepteur doit choisir entre deux solutions : réduire le rapport de division N en utilisant des mélangeurs ou un système à boucles multiples, ou, réduire la bande passante de la boucle en augmentant $F(p)$. La première solution est assez coûteuse parce qu'elle implique un système plus complexe et probablement beaucoup plus de composants mécaniques, le système est moins souple, les configurations changeant suivant les gammes de fréquences considérées. La deuxième solution n'est pas fameuse non plus puisqu'en réduisant la bande passante du filtre de boucle on diminue les performances en augmentant considérablement le temps d'établissement. La troisième solution à ce problème est offerte par le Docteur M.J. Underhill et son équipe, au Laboratoire de recherche de Philips qui ont développé un comparateur de phase à grand gain Kp qui permet de diminuer le bruit dans la bande passante de la boucle d'une manière importante. Ce comparateur de phase breveté est incorporé dans le HEF 4750, son gain typique est de 3 000 V/cycle ou encore 477 V/radian et peut-être ajusté par le truchement d'une résistance externe et prendre ainsi un grand nombre de valeurs. Cette valeur importante du gain du comparateur de phase donne une supériorité supplémentaire à de nombreux circuits intégrés réalisant la fonction synthétiseur dont le comparateur de phase n'a qu'un gain de 10 V/cycle. Le gain important du comparateur PC_1 autorise alors l'emploi d'un filtre de boucle ayant une bande passante aussi étendue que possible, réduisant alors le temps de commutation.

On se reportera à la figure 5 pour les explications suivantes. Le comparateur de phase PC_1 fonctionne sur le principe d'un échantillonneur-bloqueur à double échantillonnage, il a ainsi non seulement un faible bruit mais un très faible niveau d'interférence. Le front descendant à l'entrée V commande la décharge de la capacité de mémorisation CA puis, après un retard fixe engendré par

le modulateur de phase grâce à une impulsion V' le condensateur CA se charge jusqu'au moment où apparaît le premier front descendant à l'entrée R . Le condensateur CA maintient la tension que la rampe a atteint, un échantillonneur intégré dans le circuit transfère la charge au condensateur Cc . La tension est ensuite disponible à la sortie PC_1 . Si la rampe se termine en atteignant V_{DD} avant qu'une impulsion R arrive, un signal interne de fin de rampe est généré — EOR —.

La courbe caractéristique du comparateur PC_1 est donnée à la figure 6.a. Le gain du comparateur PC_1 peut-être calculé en utilisant la formule approchée :

$$G = 20 \frac{V_{DD} - 2,4}{FS \cdot RA \cdot CA}$$

V_{DD} vaut généralement 10 V, RA est exprimée en ohms, CA en Farads et FS la fréquence de référence lente exprimée en Hz (voir chapitre traitant du HEF 4751).

Le deuxième comparateur de phase PC_2 est du type digital et donc conventionnel, sa sortie envoie des impulsions positives ou négatives de largeur variable dépendant de la relation de phase entre les deux entrées. Ces impulsions sont intégrées dans le filtre de boucle et produisent une rampe comprise en 0 et 10 V pour une différence de phase de $\pm 360^\circ$ ce qui correspond à un gain de 5 V/cycle pour PC_2 . Voir figure 6.

Bien que PC_2 ait une caractéristique linéaire, il existe une zone morte au milieu de cette caractéristique, zone dans laquelle PC_1 opère. On voit donc que les deux comparateurs de phase PC_1 et PC_2 ne fonctionnent pas en même temps mais tour à tour. Quand le système n'est pas verrouillé PC_2 ramène rapidement le système dans la zone à quelques degrés d'erreur près puis est mis hors service en même temps que l'action de PC_1 débute. Le bruit et les parasites présents à la sortie de PC_2 n'ont alors aucune influence puisque la sortie de PC_2 passe au troisième état : état haute impédance.

Les signaux en provenance de PC_1 et PC_2 sont additionnés dans l'intégrateur du filtre.

À la broche 4 notée OL on dispose d'une information verrouillage bon ou verrouillage mauvais que l'on peut transmettre à un indicateur quelconque, lumineux ou sonore mais aussi à un dispositif

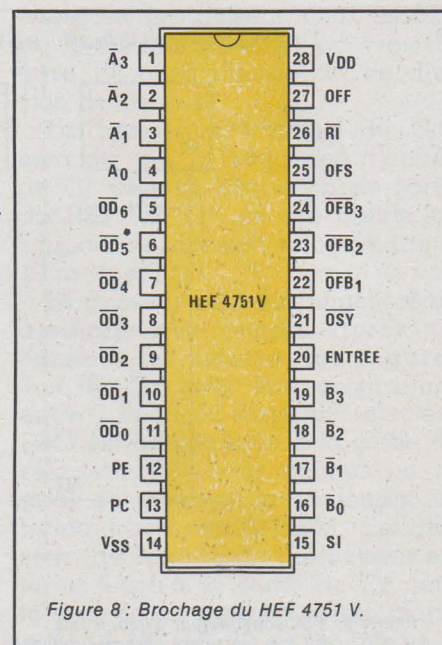


Figure 8 : Brochage du HEF 4751 V.

de silencieux sur un récepteur ou à un coupe-circuit sur un émetteur. Le circuit HEF 4750 est plus complet, le défaut est indiqué si le circuit ne se positionne pas sur PC_1 ou quand une des impulsions à l'entrée R ou E l'entrée V est manquante.

C_b est le condensateur qui détermine le retard interne de la figure 5 sur le signal V' , sa valeur n'est pas critique et est fixée arbitrairement à la moitié de la valeur de TCA . C_c est le condensateur de mémorisation de l'échantillonneur bloqueur, sa valeur n'est pas critique mais il importe que la capacité ait de faibles fuites, dans la plupart des cas sa valeur sera comprise entre 1 nF et 100 nF. À la sortie 7, broche notée TCC l'impédance de source vaut environ 400 Ω et constitue donc avec le condensateur C_c un filtre, le déphasage engendré peut entraîner une instabilité de la boucle. L'expérience au dixième de la période de FS il n'y avait aucun problème majeur.

Le diviseur universel HEF 4751 (LN 1242)

Ce circuit intégré est un diviseur universel destiné plus particulièrement aux synthétiseurs à hautes performances. En fait il consiste en une chaîne de compteurs programmables qui, en sortie, génèrent des signaux de commande par un maximum de trois prédiviseurs rapide par 10 ou 11. La fréquence maximale d'entrée garantie est de 9 MHz, 18 MHz pour le

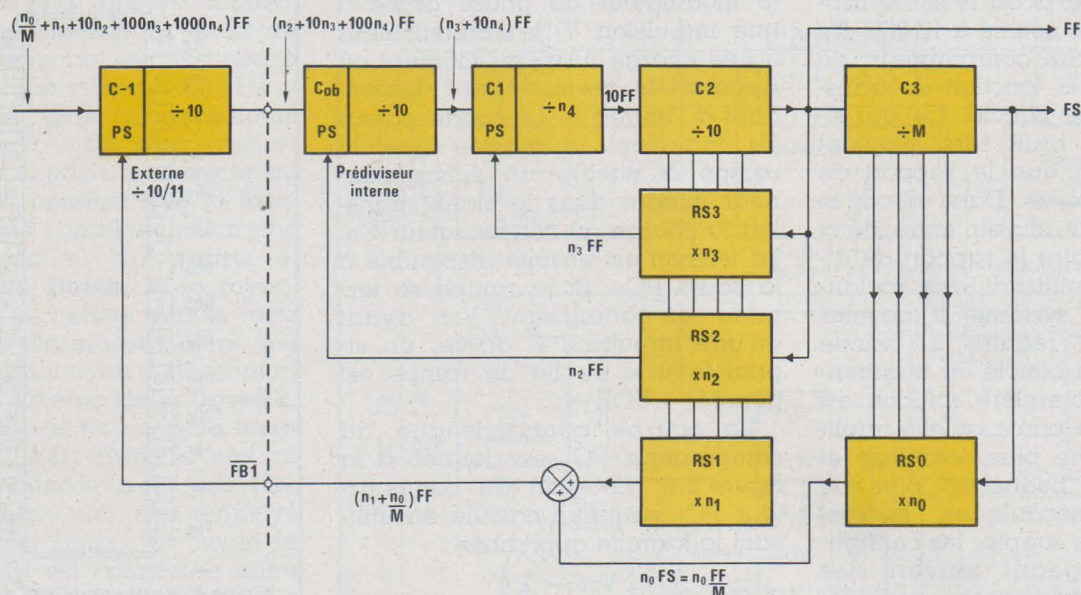


Figure 9 : PS : soustracteur d'impulsions.
 $\div 10/11$ peut être considéré comme un diviseur par 10 associé à un soustracteur d'impulsions.

type HEF 4751 VD-1, le système pourrait donner une précision de 6 décades et demies pour une fréquence d'entrée de 4,5 GHz, 9 GHz pour le VD-1 en supposant qu'il existe des prédiviseurs par 10/11 capables de fonctionner à cette fréquence. La figure 7 représente le synoptique du compteur et la figure 8 le brochage du circuit intégré correspondant. Le compteur, associé aux prédiviseurs forme un système entièrement programmable avec une configuration maximale de 5 décades, un étage programmable M, M étant compris entre 1 et 16. Si l'on prend $M = 10$ cet étage constitue la sixième décade. On trouve finalement un étage H permettant le décalage d'un demi canal.

La programmation est faite en BCD, bits en parallèle et digits en série. Les décalages variables ou fixes sont facilement réalisés grâce aux deux nombres programmés en parallèle, l'un étant soustrait à l'autre pour obtenir le programme interne.

Les diviseurs universels peuvent être mis en série, chaque diviseur supplémentaire fonctionnant en mode esclave et permettant d'augmenter la précision du système de deux décades par diviseur supplémentaire.

Le diviseur délivre un signal à la fréquence FF, signal permettant le verrouillage rapide du système et un signal lent FS qui est utilisé pour le positionnement fin du synthétiseur qui s'opère de manière plus lente.

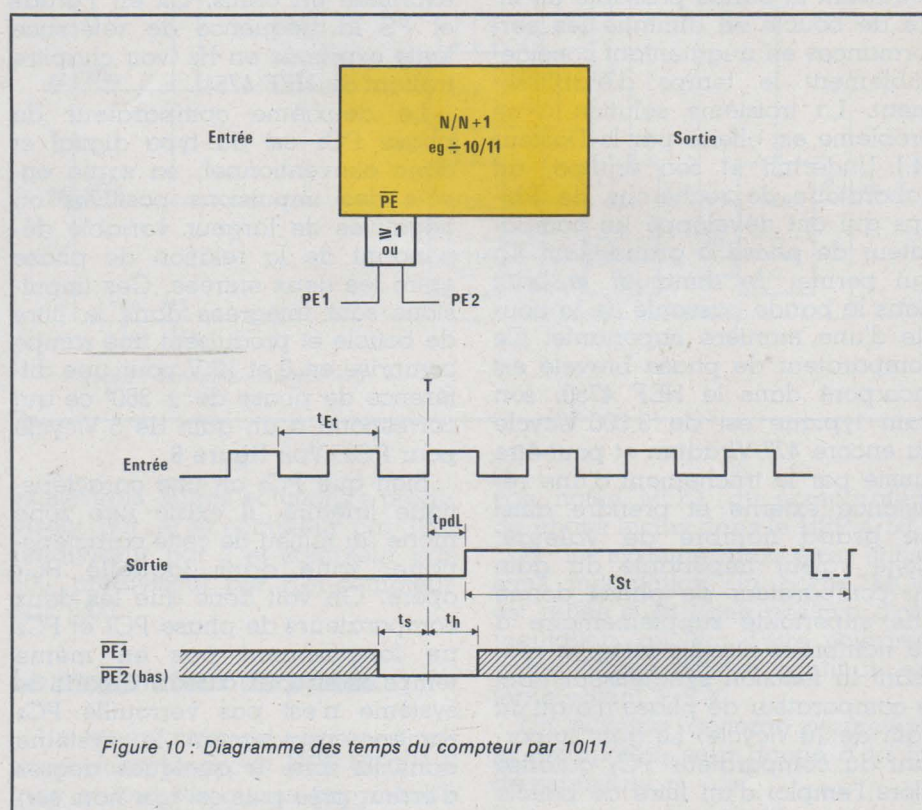




Figure 10 : Diagramme des temps du compteur par 10/11.

Fonctionnement du diviseur

On s'appuie sur le schéma synoptique de la figure 9 pour expliquer le fonctionnement du diviseur universel. Le diviseur universel fonctionne grâce à un comptage particulier engendré par de multiples rétroactions. Les compteurs C1 et C2 et les sélecteurs constituent le cœur du système. C1 est un diviseur programmable à une décade dont le diviseur peut prendre une

valeur N quelconque comprise entre 1 et 9. Une entrée de contrôle permet d'augmenter ce nombre N d'une unité.

Exemple : si C1 est programmé pour diviser par 4 quand il reçoit une impulsion de contrôle il divise par 5. Une autre manière de considérer ce compteur C1 est d'y voir un compteur par N précédé par un soustracteur d'impulsion, ainsi chaque fois qu'une impulsion de contrôle est appliquée, une al-

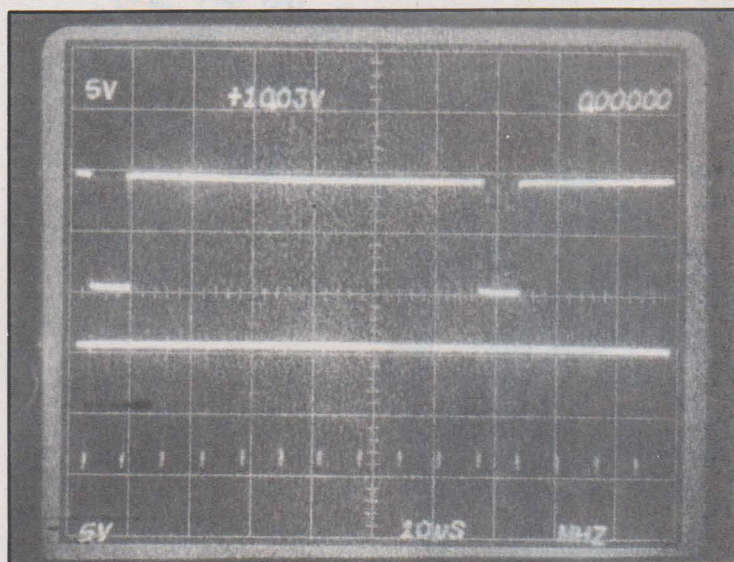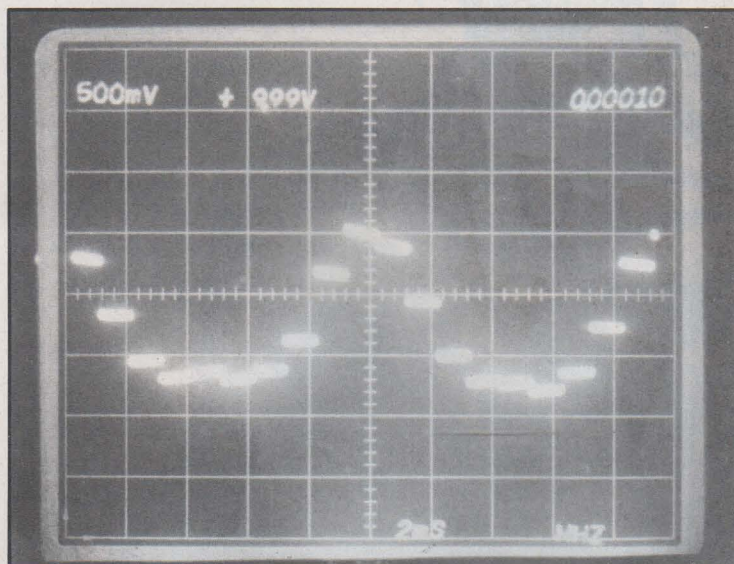Signaux de sortie du HEF 4751 SY et FB₁.Sortie du comparateur de phase PC₁ (sortie échantillonneur bloqueur).

ternance d'entrée est soustraite. La fréquence d'entrée de C₁ est alors N fois sa fréquence de sortie plus la fréquence du signal de contrôle. C₂ est un diviseur fixe par 10 qui comporte quatre sorties codées binaire. Ces sorties donnent 1, 2, 4 ou 8 impulsions de sortie pour chaque cycle de sortie de C₂. Les sélecteurs de rapport RS₁ à RS₄ mettent en jeu la logique combinatoire, leur fonction est simple : assembler les trains d'impulsions dépendant des nombres n₁ à n₄ qui sont programmés. En prenant RS₃ en **exemple** : la sortie est constituée de n₃ impulsions des dix état de C₂. La fréquence du signal de sortie est alors n₃FF comme il est indiqué à la **figure 9**. Si le signal de sortie de RS₃ est appliqué à l'entrée de contrôle de C₁ les trois blocs C₁ C₂ et RS₃ constituent un

diviseur programmable à deux décades. La fréquence de sortie de C₂ vaut FF et sa fréquence du signal venant de RS₃ est n₃FF, la fréquence d'entrée de C₁ qui en résulte vaut 10 FF n₄ + n₃FF, donnant un rapport de division global de l'entrée de C₁ à la sortie de C₂ de (n₃ + 10 n₄). C'est donc un diviseur dont le rapport est compris entre 10 et 99. Cette configuration de base peut être étendue en cascade les étages. Les **figures 9 et 10** rendent compte de la configuration obtenue lorsque ces étages sont cascades. Le prédiviseur Cob peut être programmé d'une manière externe, les quatre rapport de division étant : 1, 2, 5, 10/11. Le rapport choisi étant fonction de la fréquence d'entrée devant rester inférieure à 18 MHz. Quel que soit le rapport de division

choisi, le prédiviseur Cob associé au premier diviseur Coa (voir **figure 10**) aura un rapport de division de 10 ou 11.

La fréquence d'entrée de Cob sera dix fois la fréquence d'entrée de C₁ plus la fréquence de sortie de RS₂ : n₂ FF, ce qui donne un rapport de division total de (n₂ + 10 n₃ + 100 n₄).

Le diviseur peut être amélioré en ajoutant des étages après C₂ comme le montre les **figures 9 et 10**. C₃ peut être programmé entre 1 et 16, la sortie du sélecteur RSO est additionnée à la sortie du sélecteur RS₁ pour donner un signal de commande contenant un terme fractionnaire n₀/M. Le diviseur, de l'entrée du prédiviseur externe jusqu'à la sortie de C₂ dans le cas de la **figure 9**, vaut alors : n₀/M + N₆Q E 10 n₂ + 100 n₃ + 1000 n₄. Le terme fractionnaire simplifie bien souvent la programmation du synthétiseur, **exemple**, dans le cas des appareils de radiocommunication ayant des canaux espacés de 12,5 kHz, FF est fixé à 100 kHz et M à 8, n₁ représente alors les centaines de kHz, n₂ les MHz, n₃ les dizaines de MHz, n₄ les centaines de MHz n₀ le nombre de fois 12,5 kHz qui sera compris entre 0 et 7. La résolution du système sera donc : 0, 12,5 kHz, 25 kHz, 37,5 kHz, 50 kHz, 62,5 kHz, 75 kHz, 87,5 kHz. M peut-être programmé à 5, n₀ donnera alors des pas de 20 kHz. Le signal FF peut être utilisé pour faire fonctionner le comparateur de phase mais la stabilité des fronts n'est pas excellente et est due à la rétroaction de R80. La stabilité peut être améliorée grâce à l'intégrateur du filtre de boucle ou en connectant la sortie FS à l'entrée STROBE du HEF 4750.


La programmation en code BCD, bits parallèle et digits série est assurée grâce à un compteur interne qui fonctionne soit de manière continue soit sur une période courte juste nécessaire à un cycle de programme utilisé pour faire rentrer les digits.

Mémoires mortes, matrices à diodes, interrupteurs DIL ou roues codeuses peuvent facilement être connectées et utilisées comme source de programme avec très peu de composants externes supplémentaires.

(à suivre)

Préamplificateur d'antenne pour CB 27 MHz

Temps ⌚
Difficulté ★
Dépense 💰

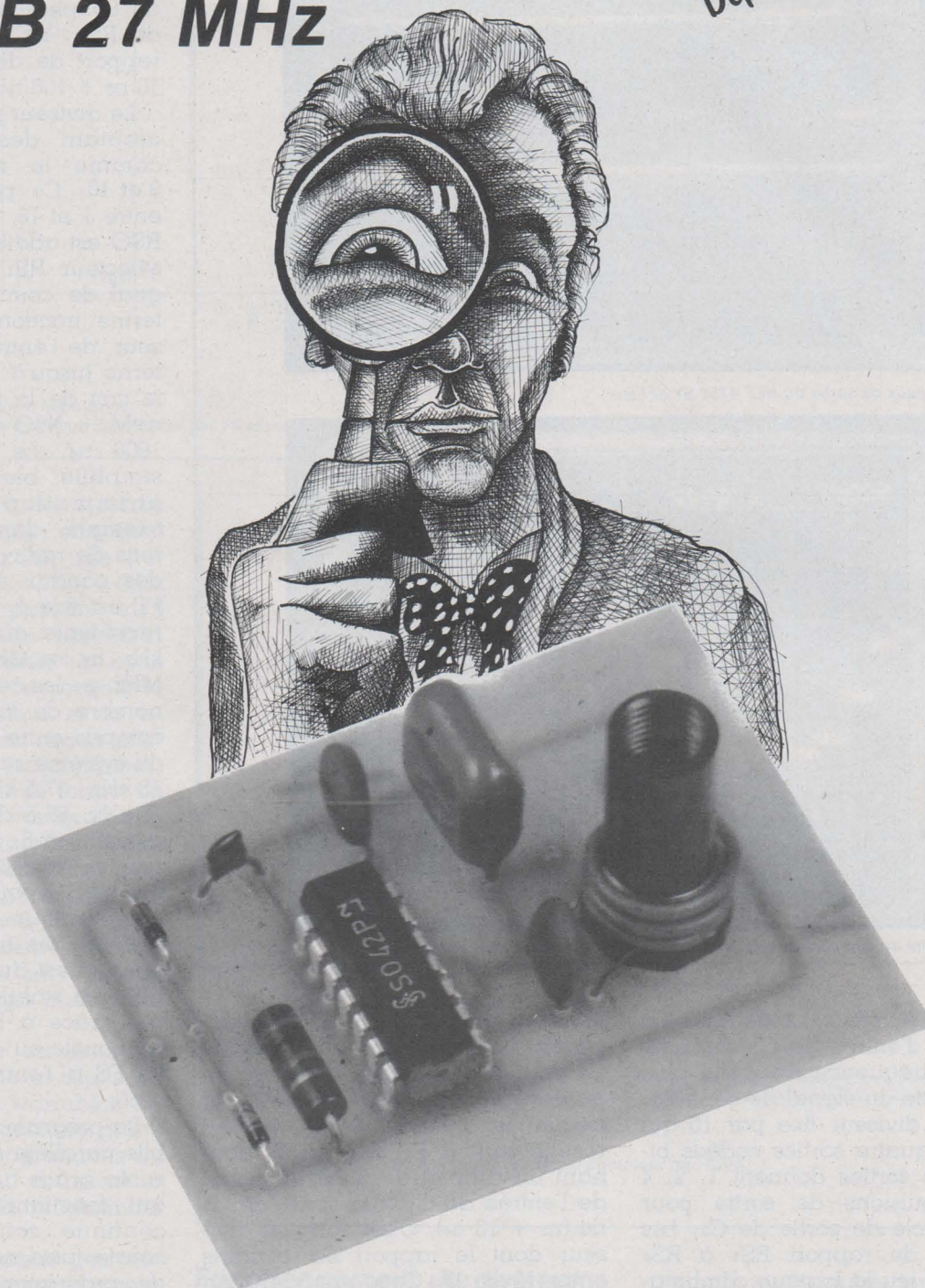

La réception CB sur 27 MHz est difficile lorsque la station émettrice est très éloignée ou lorsque des obstacles naturels ou artificiels s'opposent à une bonne propagation des ondes radio.

Dans de tels cas, il est possible de gagner quelques points sur le S-mètre en introduisant un préamplificateur de gain convenable.

Cependant, si l'adjonction d'un tel circuit s'avère bénéfique sur signaux faibles, elle risque de devenir nuisible sur les signaux forts provenant de stations locales. Il est donc souhaitable que le gain du préampli diminue lorsque le niveau de réception augmente, autrement dit, que ce préampli travaille en limiteur.

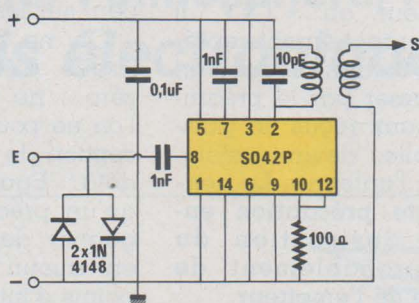


Figure 1

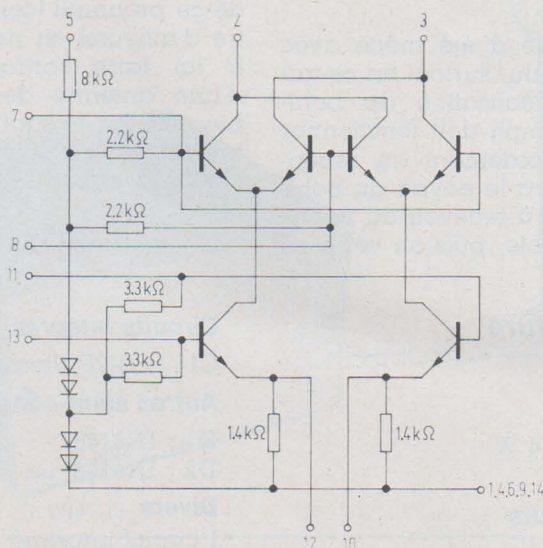


Figure 2

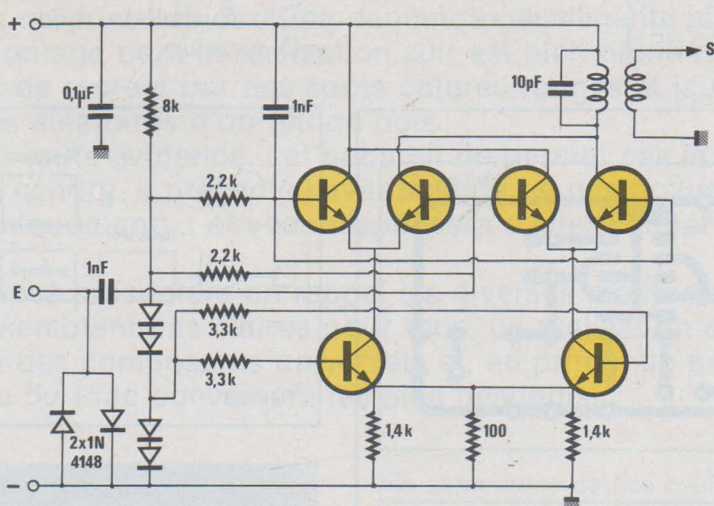


Figure 3

Schéma de principe

La figure 1 permet de constater la simplification du schéma auquel nous avons pu aboutir suite à l'utilisation d'un circuit intégré très courant en radio, le S042P. Ce composant peu coûteux, dont la figure 2

reproduit le schéma interne, contient six transistors capables de fonctionner jusqu'à 200 MHz (ce qui pour nous est plus que suffisant), et des éléments de polarisation (résistances et diodes).

Le S042P est un modulateur en anneau avec oscillateur push-pull

incorporé, ce qui le destine normalement à la carrière de changeur de fréquence (récepteur superhétérodyne, convertisseur de bande, BFO pour le décodage de la BLU, etc.).

Cependant, comme plusieurs connexions internes sont disponibles sur certaines des 14 broches du boîtier, il est possible de bouleverser notablement les schémas prévus à l'origine par le fabricant, pour arriver, par exemple, à un schéma tel que représenté en figure 3.

Ce schéma n'est autre que celui d'un amplificateur différentiel à deux transistors auquel un troisième transistor fournit un courant d'émetteur constant. C'est la résistance de 100 Ω qui vient en parallèle sur les deux 1,4 kΩ incorporées au S042P qui fixe ce courant au maximum tolérable par le circuit intégré, d'où un gain maximum.

Mais, et c'est là le point important, la théorie de l'amplificateur différentiel indique qu'un tel montage se comporte bien en limiteur, c'est-à-dire amplifie les signaux faibles et laisse passer intacts, ou même un peu atténués, les signaux forts qui viendraient saturer les étages d'entrée très sensibles des récepteurs 27 MHz modernes. Ce comportement est très voisin de celui d'un compresseur sonore, que les CiBistes utilisent fréquemment dans leurs micros à préampli. Ceci leur permet en effet, soit de se déplacer en « modulant » dans leur habitation, sans pour autant « avoir un fil à la patte », soit de parler très près du micro pour couvrir les bruits ambiants sans risque de surmodulation.

Ceci étant dit, revenons à notre schéma de la figure 1 : l'entrée se fait sur un écrêteur à diodes destiné à protéger le circuit intégré contre les tensions excessives que peut développer l'antenne en cas de proximité immédiate d'une antenne d'émission, ou en cas d'orage. Le signal utile est appliqué par un condensateur d'isolement de 1 nF sur une des entrées du différentiel (broche 8) alors que l'autre entrée (broche 7) est mise à la masse par un condensateur de même valeur.

La sortie se fait sur un circuit accordé chargé de ne laisser passer que les signaux situés dans la bande des 27 MHz. Le couplage avec le récepteur est réalisé au moyen d'un enroulement secon-

daire dont l'impédance de sortie avoisine $50\ \Omega$ pour une adaptation sans problème. L'alimentation (6 V à 15 V typiquement 9 V) est découplée par un condensateur de $0,1\ \mu\text{F}$; on pourra utiliser l'alimentation du récepteur ou une pile séparée.

Réalisation pratique

Le montage doit être câblé sur un petit circuit imprimé dont le tracé est donné par la figure 4. Le câblage se fera après gravure et perçage, en suivant scrupuleusement les indications de la figure 5. Tous les composants seront enfoncés dans les trous qui leur sont destinés aussi loin que possible, leur corps devant être plaqué contre le circuit imprimé une fois les soudures achevées. Les condensateurs seront du type « céramique disque » et aussi petits que possible. Seul le $0,1\ \mu\text{F}$ pourra être du type « mylar » ou « polycarbonate ».

On terminera le câblage par la fabrication du bobinage, point absolument essentiel pour la réussite du montage.

On fixera par son écrou le mandrin LIPA de 8 mm (avec vis de ferrite) dans un trou ménagé dans le circuit imprimé, puis on bobinera dans l'ordre, et l'un par dessus l'autre (à recouvrement) les deux enroulements suivants :

- 12 spires de fil émaillé 5/10 au pied du mandrin,
- 3 spires de fil rigide de câblage (isolé) au milieu de la hauteur des 12 spires.

Il est essentiel que les spires soient **très serrées** et absolument jointives, ceci pour les deux enroulements. Par contre, les sens de bobinage sont sans la moindre importance ici.

Pour la mise en service, on raccordera l'antenne à l'entrée du montage par un coaxial $50\ \Omega$ de longueur quelconque, et la sortie à l'entrée du récepteur par un autre coaxial $50\ \Omega$ de longueur **n'excédant pas 1 mètre**. On limitera à 10 cm environ la longueur des fils d'alimentation. **Attention**, bien noter que le négatif est relié à la masse.

Il est important de noter que ce branchement ne convient qu'à un récepteur 27 MHz et que, pour uti-

liser le préampli avec un émetteur-récepteur ou « TX », il faut réaliser le branchement représenté en figure 6, dans lequel un relais ne fait passer par le préampli que les signaux reçus, la puissance émise, elle, devant rejoindre directement l'antenne. Le non-respect de cette précaution entraînerait la destruction du préampli et probablement de l'étage de sortie de l'émetteur.

Conclusion

Si le câblage a été mené avec tout le soin voulu, surtout en ce qui concerne la réalisation du bobinage, le préampli doit fonctionner sitôt son raccordement au récepteur. On réglera le noyau du bobinage de façon à recevoir au mieux une station faible, puis on vérifiera

que le montage n'agit pas (ou très peu) sur les stations puissantes.

On ne perdra pas de vue, au risque d'être déçu, que 100 fois zéro... ne valent que zéro, et que l'on ne pourra améliorer que la réception de stations que l'on perçoit déjà. Egalement, il faut savoir qu'un préampli ne peut que faire gagner des points « Santiago » et en aucun cas faire gagner des points d'intelligibilité « Radio », car il amplifie autant les parasites « QRM » que les signaux utiles « QSO ».

En résumé, on tirera le meilleur de ce préampli (comme de tout autre d'ailleurs) en ne cherchant pas à lui faire rattraper les pertes d'une antenne désastreuse, mais bien en lui faisant augmenter notablement les performances d'une station déjà satisfaisante.

Patrick GUEULLE

Nomenclature

Résistances

R1 : $100\ \Omega$ 1/4 W.

Condensateurs

C1 : $1\ \text{nF}$
C2 : $1\ \text{nF}$
C3 : $0,1\ \mu\text{F}$
C4 : $10\ \text{pF}$

} céramique
} « disque »

Circuits intégrés

C11 : SO42P Siemens

Autres semi-conducteurs

D1 : 1N4148

D2 : 1N4148

Divers

EL 405 C
1 circuit imprimé
1 mandrin LIPA 8 mm avec vis
Fil émaillé 5/10 (12 spires)
Fil de câblage rigide isolé (3 spires).

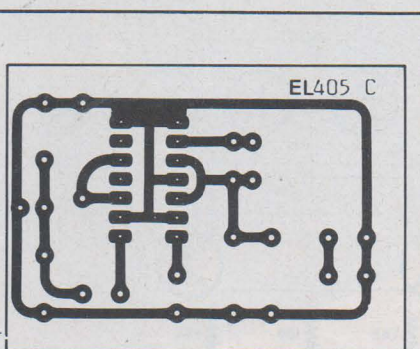


Figure 4

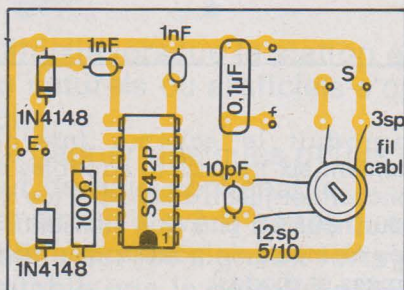


Figure 5



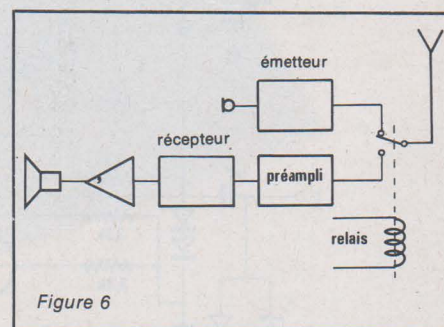


Figure 6

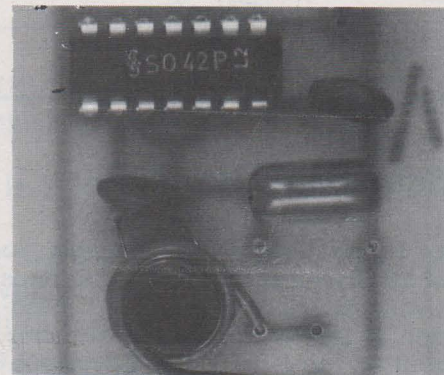

détail du circuit

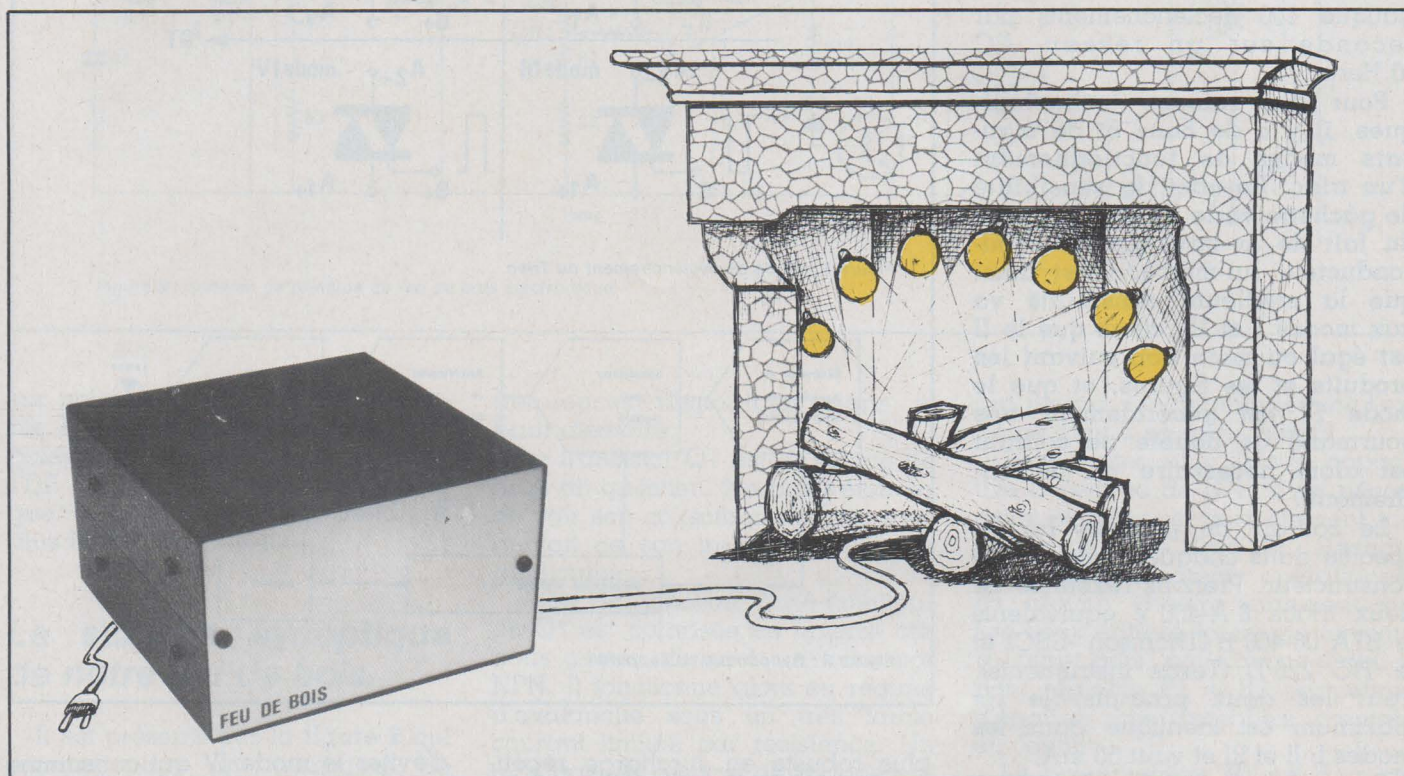Pour réchauffer l'atmosphère, réalisez ce feu de bois électronique



Nous connaissons le goût prononcé de nos lecteurs pour les jeux de lumière qui font l'objet d'une demande permanente au courrier.

Le montage dont la réalisation suit est bien digne d'Electronique Loisirs. Il s'agit de recréer par des spots colorés rouges et jaunes d'illusion des flammes aléatoires d'un feu de bois.

Si, de toute évidence, cet appareil ne permet pas la cuisson des aliments sous la cendre, il présente l'avantage de ne pas polluer la pièce (même électroniquement)... et vous dispensera d'aller couper du bois pour nourrir le feu.

L'exposé présentera en rappel les diverses méthodes d'attaque d'un triac qui ne semblent pas claires pour tous. La réalisation en elle-même fera appel à des composants universels et, en prime, un antiparasitage fort efficace du triac convaincra les plus hésitants...

Rappels utiles sur le triac

De par son intérêt, ce composant semiconducteur a connu un développement mondial et s'applique autant à l'industrie qu'au secteur amateur. Bien des débutants en électronique ont même commencé avec une réalisation de jeu de lumière avant un montage à transistors.

Pour ce qui suit, nous nous sommes appuyés sur l'irremplaça-

ble expérience de nos collègues de Thomson. La filiale SSC est en effet mondialement connue pour ses produits fabriqués en France dont certaines grandes firmes concurrentes sont clientes, y compris aux U.S.A.

Pour notre problème d'aujourd'hui, nous insisterons sur le déclenchement du triac par un courant continu, de polarité invariable, plus que sur les méthodes bidirectionnelles néanmoins représentées.

Voici très schématiquement en figure 1 les quatre modes possibles de fonctionnement du triac. On les appelle également quadrants, ce qui correspond au repère polarisé de la figure.

Si traditionnellement la charge que nous n'avons pas représentée est en série dans l'Anode 2, les polarités de gâchette sont toujours exprimées par rapport à l'Anode 1. La polarité de l'Anode 2 sur le croquis correspond au potentiel **instantané** avant amorçage, et s'ex-

prime également par rapport à l'Anode 1.

Le tableau associé à la figure 1 montre les quatre cas possibles d'application du triac. On se souviendra qu'il faut un déclenchement par demi-période pour un tel semiconducteur, soit en commande statique 100 déclenchements par seconde sur un réseau AC 50 Hertz.

Pour des raisons technologiques, il y a de bons et de mauvais modes de fonctionnement d'un triac. En effet, la sensibilité de gâchette varie de l'un à l'autre du fait de la structure du semiconducteur lui-même. C'est ainsi que la meilleure sensibilité va aux modes I et III, alors que le II est égal ou moins bon suivant les produits et les figures, et que le mode IV est généralement très gourmand (le double de courant est alors nécessaire au déclenchement).

Le courant de gâchette I_{GT} est spécifié dans chaque mode par le constructeur. Prenons l'exemple de deux triacs 6 A-400 V équivalents le BTA 06-400 B (Thomson -SSC) et le TIC 226 D (Texas Instruments). Pour les deux produits, le I_{GT} maximum est identique dans les modes I, II et III et vaut 50 mA.

Dans le mode IV, Thomson donne 100 mA maximum, et Texas indique 75 mA typiques, sans indication du maximum garanti, ce qui laisse supposer un chiffre très élevé. Nous avons donc préféré le modèle Thomson dont la spécification claire permet une étude sans surprises. Par ailleurs, il est bien

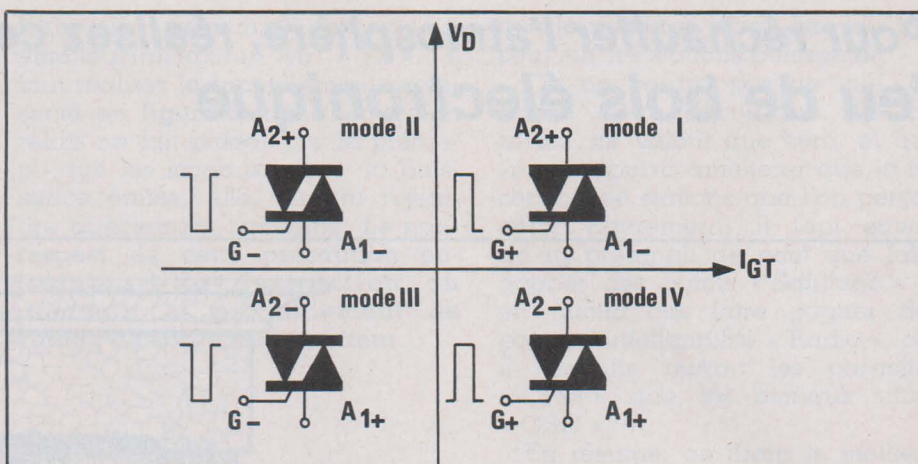


Figure 1 : Mode de déclenchement du Triac.

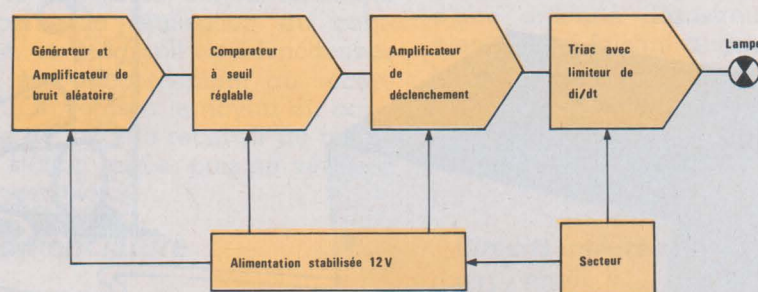


Figure 2 : Synoptique de l'appareil.




plus robuste en surcharge répétitive et extrêmement rapide en dynamique ($dv/dt = 100 \text{ V}/\mu\text{s}$).

Pour revenir au tableau, on voit que le déclenchement en continu (DC) peut être en modes I et IV (positif) ou bien en modes II et III (négatif). Notre préférence marquée pour l'opération en gâchette négative s'exprime par le souci

d'éviter le mode IV qui consomme beaucoup trop. Certains auteurs déclenchent systématiquement en mode positif, certainement pour éviter une gymnastique de l'esprit concernant l'alimentation qui est alors sans surprise (positive).

La question des parasites radioélectriques dus aux pointes de courant de commutation sera résolue

Tableau complémentaire à la figure 1.

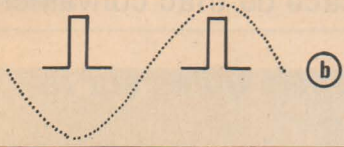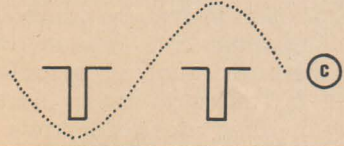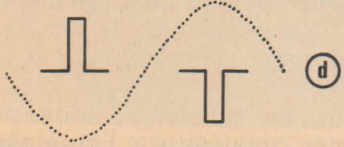Modes I et III	Sens de déclenchement identique à celui du courant principal	Excellent Déclencheurs économiques AC	
Modes I et IV	Déclenchement par signal unilatéralement positif par rapport à A1	Peu recommandé en DC Gourmand	
Modes II et III	Déclenchement par signal unilatéralement négatif par rapport à A1	Idéal en DC Applications à hautes performances	
Modes II et IV	Sens de déclenchement opposé à celui du courant principal	Déconseillé car sans intérêt. (Application en AC)	

Radio Plans - Electronique Loisirs N° 405

tionnel n'est pas contre-réactionné, et travaille donc avec le très grand gain de boucle ouverte.

Finalement le potentiomètre P2 permet de doser la profondeur de l'effet lumineux de l'extinction à l'allumage total des spots. Dans l'intervalle, il permet d'obtenir un feu mourant vers le bas, ou un allègre brasier digne de Jeanne d'Arc vers le maximum.

L'amplificateur de déclenchement du triac

Il s'agit de Q3 qui travaille en commutation tout ou rien avec limitation du courant de gâchette par R12. Ce transistor, s'il est conducteur, véhicule de courant I_{GT} de 50 mA puisque nous avons choisi de travailler dans les modes II et III de déclenchement.

A ce moment, le parcours de I_{GT} commence sur la ligne de départ baptisée « + 0 V » (pour fixer les idées), entre dans le triac par l'Anode 1, est en ressort par la gâchette. De là, I_{GT} est conduit à la ligne négative d'alimentation (— 12 V) via le collecteur puis l'émetteur de Q3 (suivre la flèche).

La conduction ou non de Q3 est déterminée par la commande de base où l'on voit une Zener D5 et une résistance de limitation R11. Cette Zener crée un seuil de tension de 9,1 V que doit franchir IC2 sur sa sortie pour obtenir un éclair lumineux.

La valeur de tension de Zener n'est pas critique, et peut différer de 9,1 V sans soucis. A ce moment, le rattrapage se fera par P2 sur l'effet lumineux. L'important est le coude de réaction de cette diode qui nous a donné le comportement le plus sain sur Q3.

L'alimentation continue

Elle voit son + relié au commun (0 V), et développe 12 V par IC3 qui est un régulateur courant. Il est important de noter que la précision s'impose pour cette alimentation, car le plus petit écart qu'elle ferait en tension décalerait fortement le réglage pointu de P1.

Peu importe la valeur précise de ce 12 V au moment du réglage de notre feu de bois, l'important est

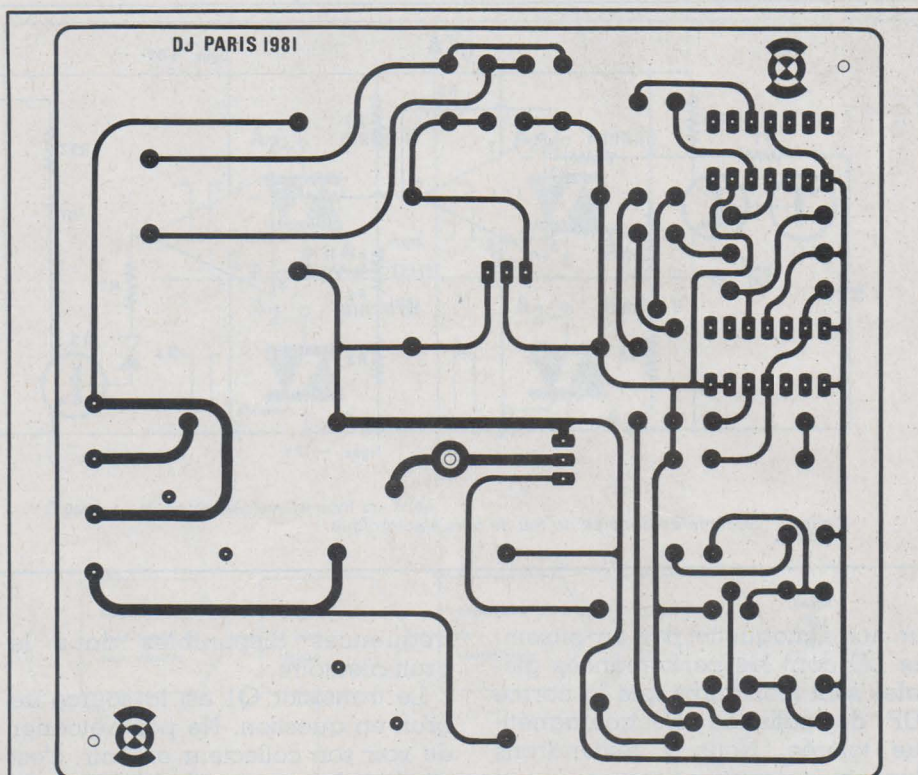


Figure 4 : Tracé du circuit imprimé.


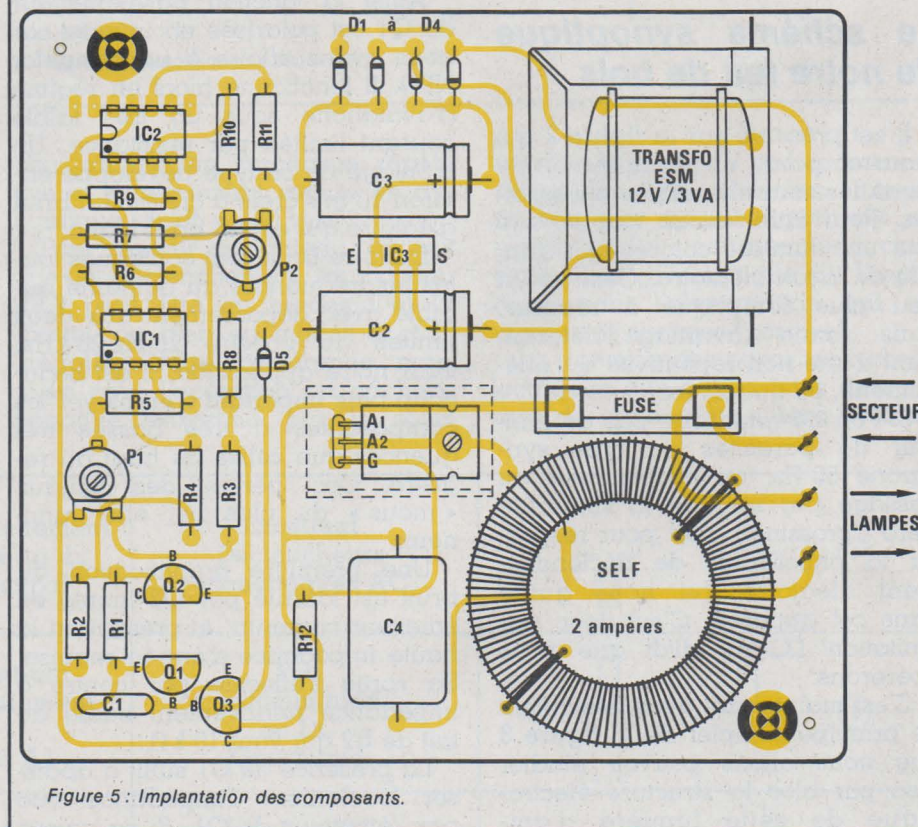


Figure 5 : Implantation des composants.

que cette valeur ne varie pas. Ainsi la calibration initiale sera-t-elle conservée indéfiniment, ce qui est le but à atteindre dans ce montage. Le fonctionnement aléatoire est assuré par la nature même du bruit blanc et n'est pas limité par la précision du régulateur.

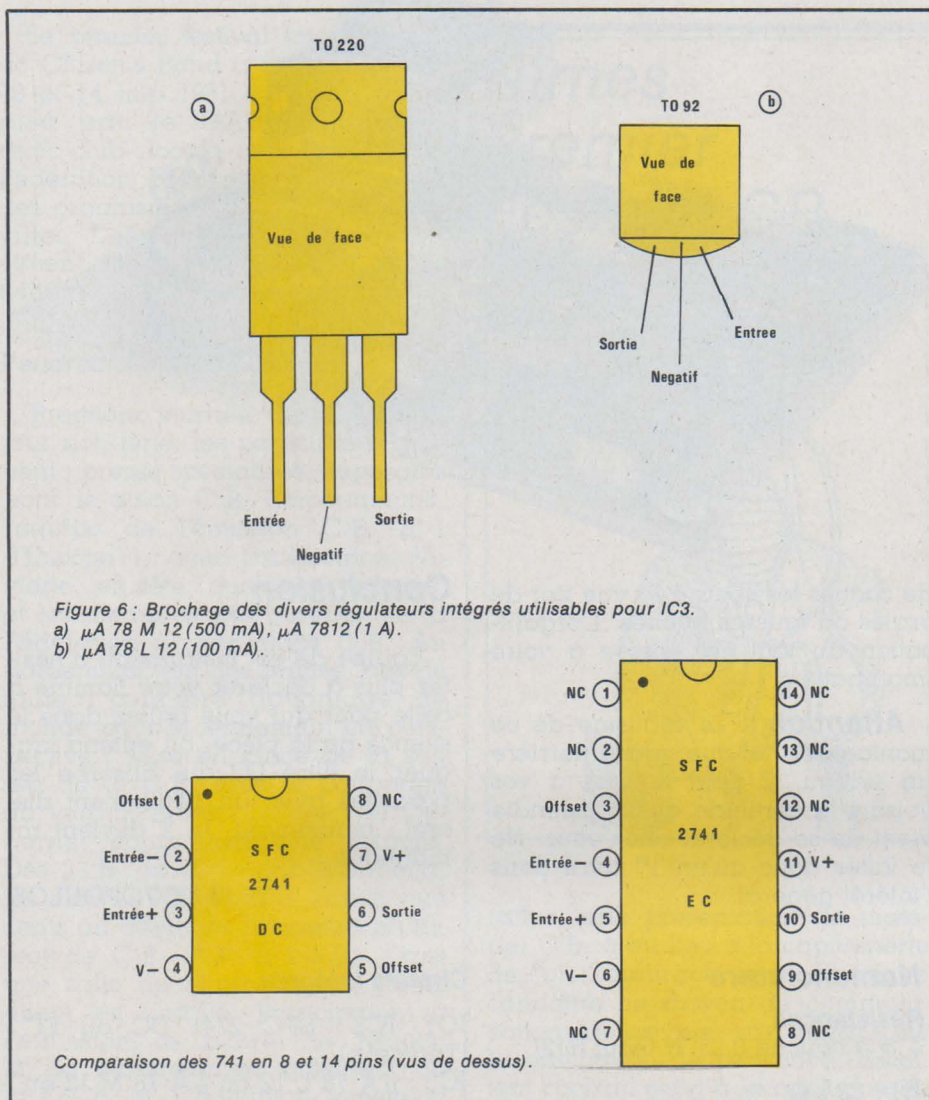Pour un débit maximum à peine supérieur à 55 mA, nous avons employé le μA 78 L 12 qui est en boîtier TO 92 et délivre jusqu'à 100 mA. est bien évident que les μA 78 M 12 (0,5 A) et μA 7812 (1 A) conviennent aussi bien, mais leur brochage est toutefois différent.



Le filtrage amont et aval n'appelle pas de commentaires, mais notez que le pont redresseur est formé de quatre diodes de commutation, ce qui est peu courant dans ce rôle : des 1N 4148 fort économiques passent 75 mA chacune, donc le pont tient 150 mA (crête). Le lecteur inquiet pourra monter des 1N 4001, mais ici elles ne s'imposent pas.

Le transformateur 3 VA — 12 V efficaces a été préféré à un système d'alimentation par réactance de condensateur pour des raisons de réserve en courant et de régularité de fonctionnement. Une alimentation capacitive pose des problèmes pour des courants élevés en basse tension.

Le triac et son circuit antiparasite

Comme nous l'avons exposé plus haut, ce triac est un 400 V — 6 A

de Thomson. Une tension de 400 V suffit en milieu non perturbé car le secteur 220 V efficaces vaut 311 V en crête, il est donc possible de supporter des pointes de 89 V superposées au maximum de l'alternance avant de craindre la destruction du triac.

Le circuit LC est formé d'une self torique d'une intensité admissible de 2 A efficaces. Un tel composant commence à bien se répandre, nous en avons rencontré chez Metalimphy et Siemens. Cette intensité limite donc à environ 450 W efficaces la charge lumineuse globale. Au-delà, il faut craindre la saturation magnétique du tore, ce qui donne à la self le rôle d'un strap.

Le condensateur C4 qui lui est associé est d'un type spécial que l'on trouve dans cette valeur de 0,15 μF chez RIFA ou Siemens. Réalisé selon la technique de bobinage en « X », ce type de capacité est seul capable de bien tra-

vailler sur le réseau 50 Hz. Avec un équivalent mylar isolé à 400 ou 630 V, le résultat est quasiment nul. Seul le modèle X est assez robuste, et porte donc l'estampille VDE qui est l'équivalent Allemand de l'UTE, organismes veillant à la non pollution électromagnétique.

L'ensemble self + « X » de ce type est d'ailleurs un kit homologué qui garantit le niveau de parasites rayonnés comme bien inférieur à la norme TDF. Nos essais ont montré qu'un récepteur G.O. à deux mètres ne capte aucun bruit suspect, ce qui est bien agréable..

Ce kit limiteur de di/dt est un coût supplémentaire pour le lecteur, mais nous le croyons intéressant, c'est pourquoi le circuit imprimé est prévu pour recevoir la self et le 0,15 μF « X ». Quand vous achetez du X, assurez-vous qu'il s'agit bien d'un condensateur car divers genres sont commercialisés.

Réalisation pratique du feu de bois

Le circuit imprimé qui est proposé en figure 4 entre parfaitement dans un boîtier ESM EC 12-07. Ce circuit pourra être reproduit assez simplement au stylo, décalcomanies ou transfert photographique, selon votre goût personnel (stylo pour l'auteur), et notez qu'il ne comporte aucun strap.

Le perçage s'effectuera initialement en 0,8 ou 1 mm partout, puis en 1,2 mm à 1,5 mm pour le transfo, le porte-fusible, la self et le X. Enfin les deux passages de fixation et le TO 220 seront forés en 3 mm.

C'est avec la figure 5 que l'on disposera les composants électroniques en observant comme de coutume l'orientation donnée sur nos documents. Commencer par les cinq diodes, puis les résistances, les supports 14 pattes éventuels pour les 741 et les deux ajustables de 10 k Ω .

Signalons en passant que le tracé permet de prendre pour IC1 et IC2 le type 8 ou 14 pin. Il est peu d'occasions en effet de pouvoir écouler le grand modèle, nous n'avons donc pas hésité à le prévoir ici. Les photos et dessins indiquent l'emplacement correct d'un modèle 8 pin, mais nous donnons le brochage précis en figure 6.

L'autre erreur à éviter est le montage de IC3 à l'envers. Dans ce but, nous précisons les brochages possibles sur la même figure 6 car le TO 92 est à l'inverse d'un TO 220 courant. Sur la figure 5, nous avons repéré entrée et sortie de IC3 (E et S).

Le montage des autres composants ne pose pas de problème particulier, l'emplacement d'un petit radiateur en U est prévu pour le triac, ce dont notre BTA 06-400 B n'a eu nul besoin. Quant à la self, elle tient avec deux cavaliers soudés pour une fixation correcte. Ne jamais refermer électriquement un tel cavalier qui formerait alors une spire en court-circuit pour le tore magnétique.

Quand tout est câblé, monter la carte dans son coffret sur tige filetée de 3 mm et entretoises. Il ne reste plus qu'à passer par la face arrière deux fils secteur, un « mâle arrivée », un « femelle lampes » et souder ces quatre extrémités aux cosses correspondantes. C'est alors fini.


Mise au point et utilisation

Le réglage de notre feu de bois commence par le positionnement de P1 et de P2 à mi-course exactement. Ensuite branchez l'appareil sur le réseau, lampes connectées en sortie. Il est peu probable que le résultat soit acquis, ce serait un pur hasard.

Manceuvrez alors P1 seulement (avec beaucoup de précision) de part et d'autre de sa position médiane. Au point de calibration correct, le scintillement attendu se produit sur les lampes, c'est presque gagné. Le réglage de P1 est parfait lorsque la position médiane de P2 donne 50 % de l'effet global. A ce moment, vous pouvez bloquer P1 par une goutte de vernis à ongles.

Le réglage d'effet obtenu par P2 est désormais calibré et permet d'optimiser le fonctionnement selon ses spots et son goût. Si P2 devait être monté en façade, veiller à l'isolement et la sécurité. Montez dans ce cas un potentiomètre à axe plastique, et mettez le boîtier à la terre.

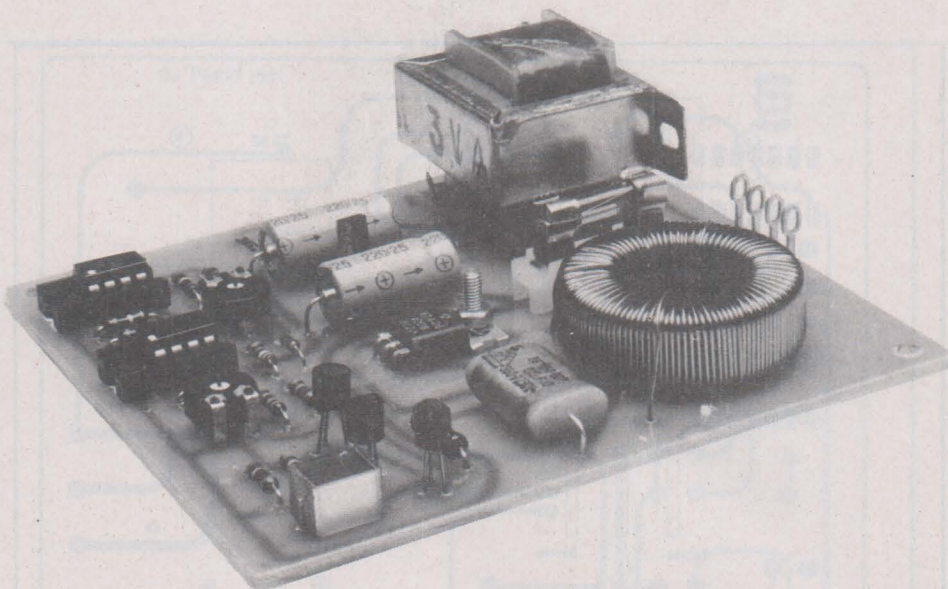Pour profiter pleinement de l'appareil, on peut s'inspirer de notre dessin de début d'article, qui est une suggestion d'utilisation dans une cheminée factice. Le but est



de cacher les spots à la vue par de vraies ou fausses bûches. L'organisation du tout est laissée à votre imagination.

Attention : Le réalisme de ce montage est tel que, placé derrière un rideau, il peut donner à vos voisins la certitude qu'un incendie vient de se déclarer chez vous. Ne le faites donc qu'un 1^{er} avril dans l'intérêt général.

Conclusion

Equippé de cet instrument, n'hésitez plus à déclarer votre flamme à celle pour qui vous brûlez dans le silence de la pièce, on entend craquer le filtre LC qui absorbe les parasites avec un pétilllement discret ; maintenant, le X devient romantique...

D. JACOVOPOULOS

Nomenclature

Résistances

5 % à couche 0,25 W (sauf R12)

R1 : 33 k Ω
R2 : 10 k Ω
R3 : 12 k Ω
R4 : 33 k Ω
R5 : 33 k Ω
R6 : 1 M Ω
R7 : 10 k Ω
R8 : 3,9 k Ω
R9 : 100 k Ω
R10 : 100 k Ω
R11 : 5,6 k Ω
R12 : 220 Ω — 0,5 W

P1, P2 : Ajustable 10 k Ω horizontal PIHER.

Condensateurs

C1 : 1 μ F — 100 V MKH
C2 : 220 μ F — 25 V chimique
C3 : 220 μ F — 25 V chimique
C4 : 0,15 μ F — 250 V efficaces technique « X » (Siemens ou Rifa).

Transistors

Q1, Q2, Q3 : BC 238 ou tout NPN époxy d'au moins 20 V et 200 mA

Circuits intégrés

IC1, IC2 : SFC 2741 DC ou EC (Thomson).

IC3 : μ A 78 L 12 ou μ A 78 M 12 ou μ A 7812 (voir texte).

Autres semi-conducteurs

D1 4 : 1N 4148 ou 1N 4001.
D5 : Diode Zener 9,1 V 400 mW.
Triac 6 A — 400 V type BTA 06-400B (isolé) ou bien BTB 06-400 B (non isolé) de Thomson.

Divers

- Un transfo ESM 12 V — 3 VA
- Un boîtier ESM EC 12-07 FA ou FP.
- Un porte-fusible pour CI et un fusible rapide 3,15 A
- Une self torique 2 Ampères Siemens ou Metalimphy.
- En option, un dissipateur pour triac Iskra ML 26/TO 220.
- Fil et prises secteur, passe-fil visserie, etc.
- Un assortiment de spots 60 W-220 V en rouge et en jaune (2x3 maximum).
- Décoration bois ou imitation à placer dans la cheminée.

Le premier festival international de Citizen's Band a eu lieu les 12, 13 et 14 juin 1981 à Nîmes, organisé par le GAREM-CLARIE, radio-club local, membre de la Fédération Française de C.B., et des organismes non cibistes de la ville. Des milliers de cibistes étaient attendus. Qu'en fut-il exactement ?


Vendredi 12 juin

Première journée des Festivités, jour non férié, les participants arrivent : presse spécialisée, exposants pour le salon C.B. (importateurs), l'équipe de l'émission C.B. n° 1 d'Europe 1, avec l'animatrice, Viviane, en tête, quelques vedettes, et les membres des bureaux de la Fédération et des clubs C.B. Au Rassemblement des arènes, pas de foule : peut-être davantage de monde pour le lendemain en perspective ? Mise en place de la soirée de la C.B. sous le patronage du journal Break, Europe 1 et Cybernet communications France. Dès 21 h, au night-club Marinella, les cibistes affluent, ils seront huit cents au début de l'émission en direct de C.B. n° 1, à 1 h 00. Dans une salle du Marinella, un studio direct est installé. Participaient à l'émission le maire de Nîmes, M. De Montmagner, président de la FFCB, M. Chaffanjon, président de l'AFA, Vidocq, personnage haut en couleurs, vedette des cibistes routiers, un président d'association cibiste espagnole et la vedette de la soirée : Hugues Aufray. Dès la fin de l'émission, le récital de ce dernier, suivi après un court entr'acte, du groupe Citizen's Band, auteur de l'indicatif d'Europe 1 « C.B. Radio », avec moult morceaux de rock à son répertoire, l'élection de miss C.B., et, pour finir, un spectacle du groupe « sélénite » avec de nombreuses imitations de stars du show-business. La fête dura toute la nuit, avec une prolongation d'une demi-heure pour finir en beauté, les cibistes faisant honneur à la fête.

Samedi 13 juin

Départ du rallye organisé par le GAREM-CLARIE, groupant soixante-dix véhicules, avec un parcours touristique de la région, par une chaleur qu'envieraient tous les autres français victimes de cet été manqué. Parallèlement au

Nîmes Premier Festival CB

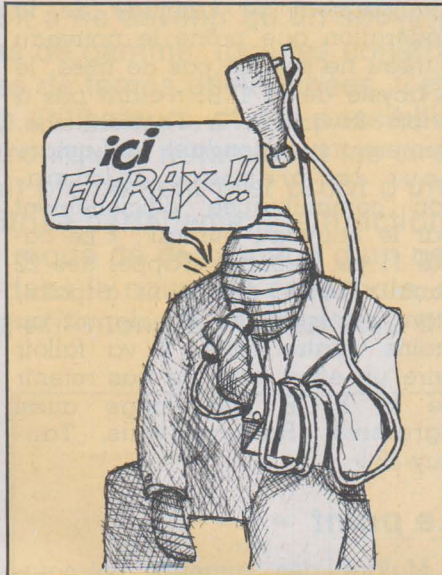

rallye, une présentation de matériel C.B. a eu lieu à la capitainerie de Port-Camargue, destinée à faire connaître ce moyen de communication fantastique aux mordus de la navigation de plaisance. Excellent cocktail servi à la capitainerie, devant le panorama magnifique du port de plaisance. En fin d'après-midi, arrivée du rallye qui déplore deux accidents sans gravité, heureusement.

Dès 15 h 00, dans une salle de l'hôtel Mercure, se tenaient les Assises de la C.B., émaillées de quelques incidents mineurs dont ont été victimes l'AFA, et les importateurs de C.B., représentés par M. China, président du syndicat des importateurs de C.B., en tant qu'importateur de la gamme « Aston » par la firme Siare. M. China a été visé par quelques attaques démagogiques de « représentants » de cibistes incapables de dissocier les rôles de l'importateur, des agences commerciales des Télécommunications exploitant les licences tant attendues, et le CNET pour les normes d'homologation mises en application. Afin de mieux argumenter la défense de la C.B., il serait opportun que les présidents de clubs fassent preuve de circonspection et sachent de quoi ils parlent. Leur crédibilité n'en serait qu'accrue. C'est ce der-

nier incident qui ternira, par ses conséquences, la soirée de bal, comprenant le palmarès des vainqueurs du rallye, par des attitudes inexcusables de la part de certain(s) organisateur(s) envers les importateurs qui offraient les lots. En effet, à la porte du parc des expositions, le clou du 1^{er} salon C.B. et de l'autoradio de Paris, le camion Renault Turbo de Vidocq, équipé à la façon des Truckers américains a été refoulé ; en conséquence, les importateurs qui ont sponsorisé la soirée se sont retirés de la fête par solidarité avec leur concurrent. La presse spécialisée elle-même a été violemment attaquée et s'est retirée en constatant amèrement que peu de dirigeants de clubs étaient conscients que la lutte pour la libération de la C.B. n'est possible que si tous les participants : clubs — importateurs — presse C.B. marchent la main dans la main.

Dimanche 14 juin

Atmosphère tendue dès le matin à cause des incidents de la veille. Le vin d'honneur avec la municipalité est donné à 12 h 00. La réunion de la FFCB lui succède, avec exclusion de toute presse. Un bureau est élu pour succéder à celui, provisoire, mis en place à sa création à Bordeaux. A la fin de l'élection, une conférence de presse annonçant la nomination de M. Lionel Chaleix (Tanguy 33), nouveau président, et de M. Christian Lammare (Furax 18) au poste de vice-président. Au cours de cette conférence de presse, nouvelle tension avec la presse C.B. Dispersion à 15 h 00. Chacun part déjeuner et prépare son retour.

Bilan

Conclusion de ce Festival International : mauvaise préparation à l'échelon local. Conséquence : pas de participation massive des cibistes extérieurs à la région. L'animation, si elle avait été confiée à l'ensemble de la presse concernée, aurait pu avoir de meilleurs résultats. C'est une bonne résolution pour l'année prochaine.

FFCB : l'erreur

L'élection du nouveau bureau de la FFCB a été entourée d'incidents divers qui ont créé une ambiance préjudiciable aux deux dernières

journées du Festival de Nîmes. C'est la manifestation de l'exaspération devant le sort actuel de la C.B. en France qui doit en être la cause. L'expérience étant la somme de connaissances nécessaires pour éviter d'anciennes erreurs, ne préservant pas malheureusement des nouvelles, méditons là-dessus afin d'éviter d'y donner une suite facheuse.

Les assises de la C.B.

Premier incident : l'exclusion de l'AFA, présente à Nîmes par son bureau national. Heureusement un membre de la municipalité de Nîmes a fait réparer immédiatement cette « vétille ». Les assises de la C.B. devant naturellement grouper indifféremment tout ce qui représente la C.B., même si étranger à la Fédération.

Deuxième incident : violente attaque envers le représentant des importateurs, M. China. De quel droit peut-on reprocher aux importateurs de ne vendre que ce qui leur est permis par la loi, d'avoir obtenu l'homologation sur des normes qui leur ont été imposées ? L'attaque est d'autant plus inqualifiable que M. China était seul, face à une cinquantaine de dirigeants de clubs, et qu'il représentait une firme Française bien connue en haute-fidélité, constructeur et exportateur : Siare, représentant plus de 200 personnes. Cette société étant sensible au boycott de ses produits C.B. homologués, que prônent certains participants à cette réunion.

Troisième incident : l'interdiction, malgré des accords préalables, de l'exposition du « vélo » de Vidocq au bal du Garem-Clarie, qui a motivé le retrait des lots et de départ de tous les importateurs.

Quatrième incident : attaque de l'ensemble de la presse spécialisée sur un reproche injustifié : « c'est depuis qu'il y a des importateurs et une presse spécialisée que la C.B. a des problèmes » (sic). S'il n'y avait pas eu d'importateurs, ni de presse, il n'y aurait pas à ce jour plus de 300.000 cibistes.

Election du bureau de la FFCB

La Fédération n'étant qu'une association à but non lucratif, le bon sens aurait voulu que la passation de pouvoirs du bureau provisoire

se fasse courtoisement, avec les remerciements pour le travail accompli et ne prenne pas l'allure d'un règlement de comptes. Le désaveu de la politique de M. De Montmagnier, axé sur un style se-rein et ouvert ne devait pas être claironné comme cela s'est fait. Le durcissement de l'attitude de la Fédération que prône le nouveau bureau ne semble pas de mise, le hobbyste de la C.B. n'étant pas à priori favorable à l'extrémisme. Remercions cependant M. Lamare pour la première information communiquée officiellement par le nouveau bureau : « Le canal 11 est le canal d'appel des 22 canaux FM », elle vient à point, étant pratiquée en fait depuis au moins quatre mois. Il va falloir faire un effort pour ne pas retenir de la FFCB une image aussi agressive. Rassurez-vous, Tanguy 33 !

Le point

Malgré des rumeurs prématurées faisant référence aux 100 canaux AM-FM-SSB promis, il n'est actuellement absolument pas permis d'espérer dans un avenir immédiat la concrétisation de ce vœu cher aux cibistes. Il est plus que probable que le sort de la C.B. Européenne est depuis longtemps établi : libération, non d'une C.B., mais de C.B. nationales. Le meilleur moyen d'imposer ce critère de nationalité où l'on retrouve la vocation de ce moyen de communication à caractère local : la FM. Le DX n'ayant pas définition jamais fait partie des prérogatives de la C.B., il est d'ailleurs interdit aux U.S.A., son berceau ; il doit avoir un caractère sporadique et accidentel. La FM n'est pas un outil de travail pour le DX, mais permet dans des conditions exceptionnelles de propagation, des liaisons à longue distance, dont les cibistes eux-mêmes sont les premiers surpris. L'Angleterre accorderait 40 canaux en FM exclusivement en CB, sur des canaux très différents des standards de nos TX actuellement en circulation d'une part et 40 canaux FM sur la fameuse bande des 900 MHz. A quand les C.B. indépendantes des pays européens ? Gueignons les déclarations des personnes compétentes, à savoir nos nouveaux ministres, seuls habilités à donner des précisions sur le sort exact de notre hobby.

B.B.

(suite de la page 43)

jeu T₅, T₆ et T₇. Après le collecteur de T₇, intervient une détection par la diode D₁, suivie d'un filtrage par C₇.

En présence d'un signal envoyé par l'émetteur, ou dispose donc d'un potentiel continu positif sur la base de T₈, ce qui entraîne la conduction simultanée de T₈ et T₉, donc l'allumage de la diode électroluminescente, et le collage du relais. La diode D₂ protège T₉ contre les surtensions inverses.

La mise au point, d'une grande simplicité, ne demande que le réglage de P₁ pour l'accord de fréquence, donc l'obtention de la portée maximale.

Liste des composants de l'émetteur

Résistances

R₁, R₂ : 4,7 k Ω
R₃, R₇, R₈ : 2,2 k Ω
R₄ : 10 k Ω
R₅, R₆ : 1 k Ω
R₉, R₁₀ : 100 k Ω
P₁ : ajustable 10 k Ω

Condensateurs

C₁, C₂ : 3,3 nF

Transistors

T₁ à T₄ : BC 548.

Liste des composants de récepteur

Résistances

R ₁₁ : 150 k Ω	R ₁₉ : 150 k Ω
R ₁₂ , R ₂₄ : 15 k Ω	R ₂₀ : 82 k Ω
R ₁₃ : 6,8 k Ω	R ₂₁ : 56 k Ω
R ₁₄ : 220 Ω	R ₂₂ : 3,3 k Ω
R ₁₅ : 560 Ω	R ₂₃ : 470 Ω
R ₁₆ : 100 k Ω	R ₂₆ : 22 k Ω
R ₁₇ , R ₂₅ : 10 k Ω	R ₂₇ : 56 Ω
R ₁₈ : 4,7 k Ω	R ₂₈ : 330 Ω

Autres semiconducteurs

D₁, D₂ : 1N 4148

Transistors

T₅, T₆, T₇, T₈ : BC 548
T₉ : BC 557

Condensateurs

C₃ : 100 μ F (16 V) ;
C₄ : 1 μ F (40 V)
C₇ : 50 μ F (25 V)
C₅ : 220 nF
C₆ : 470 nF

Divers

Relais : bobine 6 volts, environ 200 Ω

Les bases de temps des oscilloscopes modernes

Les bases de temps dites « relaxées », autrefois seules à équiper les oscilloscopes de service, tendent à ne devenir qu'un souvenir (mauvais). Même sur leurs appareils de bas de gamme, tous les constructeurs sérieux installent, maintenant, des bases de temps déclenchées. Cette évolution résulte à la fois des besoins des utilisateurs, et des possibilités offertes par les nouveaux composants électroniques, notamment les circuits intégrés.

Aucun électronicien ne saurait pleinement tirer profit d'une base de temps déclenchée, s'il n'en maîtrise parfaitement le fonctionnement jusque dans son principe. Le choix du mode de découpage d'un oscilloscope bicourbe, dont nous traiterons dans le cours de cet article, constitue l'une des illustrations de ce que nous affirmons là : il y en aura d'autres.

Mais la nécessité de visualiser commodément (affichage stable, grossissement d'un détail) des signaux toujours plus complexes, impulsions en particulier, conduit à l'extension de nouveaux perfectionnements : double base de temps, commande d'inhibition. Aucun technicien, même s'il ne dispose pas quotidiennement d'appareils offrant ces possibilités, ne peut aujourd'hui en ignorer l'existence, et le fonctionnement.


La présente mise au point sur les bases de temps aidera, nous l'espérons, tous ceux qui travaillent avec un oscilloscope, appareil sans lequel aucune activité électronique sérieuse ne peut se concevoir.

A - Les bases de temps relaxées et leurs défauts

Si le balayage relaxé n'a plus cours, ainsi que nous le rappelions dès l'introduction, son étude permet de cerner les défauts qu'il comportait, donc d'inventorier les améliorations nécessaires. Nous commencerons par analyser le mécanisme de l'élaboration d'un oscillogramme, sur l'écran du tube cathodique.

Construction d'un oscillogramme

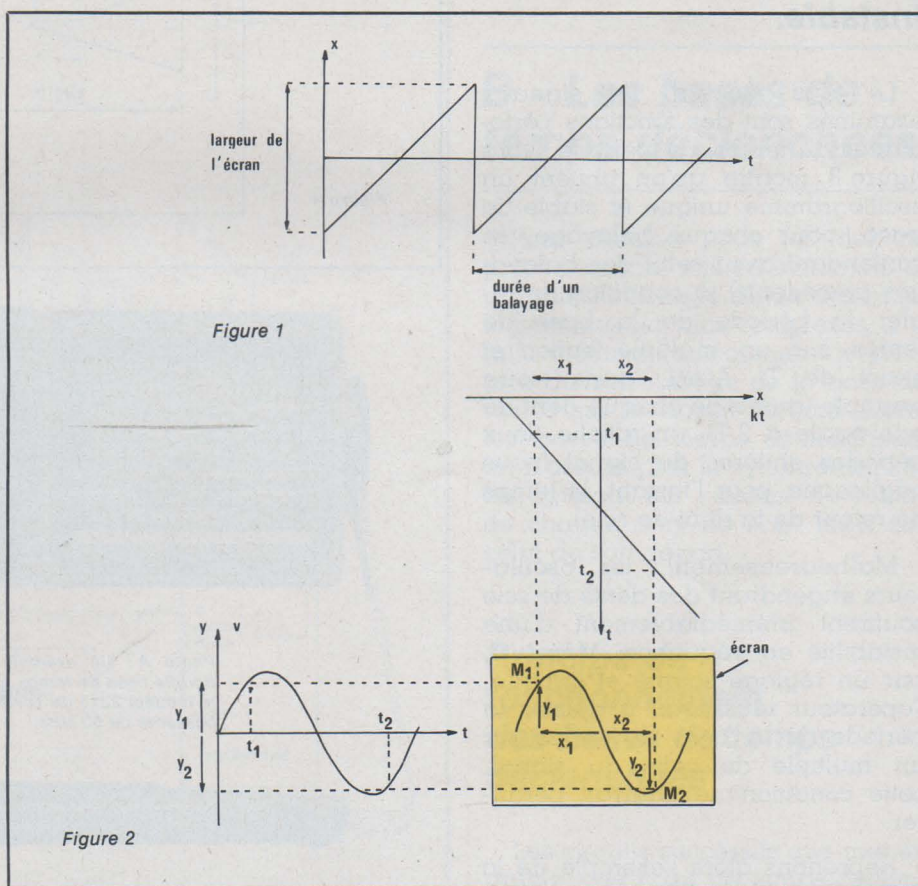La majeure partie des applications d'un oscilloscope, consiste à



représenter graphiquement, sous forme d'une courbe décrite par le spot, les variations d'une tension électrique $v = f(t)$, fonction du temps. A chaque instant, l'élongation verticale y , et l'élongation horizontale x , sont proportionnelles aux différences de potentiel respectivement appliquées entre les paires de plaques correspondantes du tube cathodique.

Pour que la forme de l'oscillogramme reproduise celle des évo-

lutions de v en fonction du temps, il faut que les déviations horizontales x croissent elles-mêmes proportionnellement à t :

$$x = k t$$

L'écran n'ayant évidemment qu'une largeur finie, on doit périodiquement ramener le spot sur sa gauche, et répéter le même balayage linéaire : c'est pourquoi la base de temps délivre des tensions

en dents de scie (figure 1), dont l'amplitude est réglée pour parcourir toute la largeur utile de l'écran.

La figure 2 explicite alors le mécanisme de la construction de l'oscillogramme engendré par les déplacements du spot, pendant la durée d'un balayage. A un instant donné t_1 , la déviation verticale y_1 est imposée par la valeur du signal v , et la déviation horizontale x_1 par celle de la tension de la dent de scie : le spot se trouve en M_1 . A un autre instant t_2 , les déviations y_2 et x_2 placent le spot en M_2 , et ainsi de suite.

Un balayage fondamentalement instable.

Le plus souvent, les signaux examinés sont des fonctions périodiques du temps, de période T . La figure 3 montre qu'on obtient un oscillogramme unique et stable (le tracé, pour chaque balayage, se confondant avec celui des balayages précédents), à condition de régler la période de la base de temps sur un multiple entier et exact de T . Ainsi, dans notre exemple (durée de chaque dent de scie égale à $2T$), on affiche deux périodes entières du signal (nous négligeons, pour l'instant, le temps de retour de la dent de scie).

Malheureusement, les oscillateurs engendrant des dents de scie souffrent irrémédiablement d'une instabilité en fréquence. Même si, par un réglage soigné et critique, l'opérateur réussissait à ajuster la période de la base de temps sur un multiple de celle du signal, cette condition ne pourrait perdurer.

Reprenons alors l'exemple de la figure 3, en supposant que deux dents de scie successives prennent des durées $2T$, puis $2T + \epsilon$ (figure 4). Au premier comme au deuxième balayages considérés, la dent de scie démarre en des points homologues A_1 et A_2 du signal. Il n'en est plus de même au troisième, le décalage ϵ entraînant un démarrage au point B . Sur l'écran, les traces ne se superposent plus. Répété à chaque passage du spot, ce défaut entraîne un affichage multiple et mouvant, donc inexploitable.

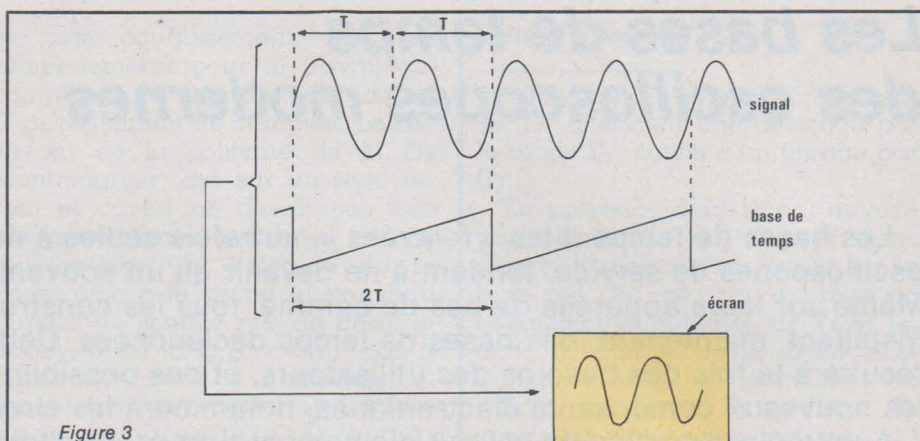


Figure 3

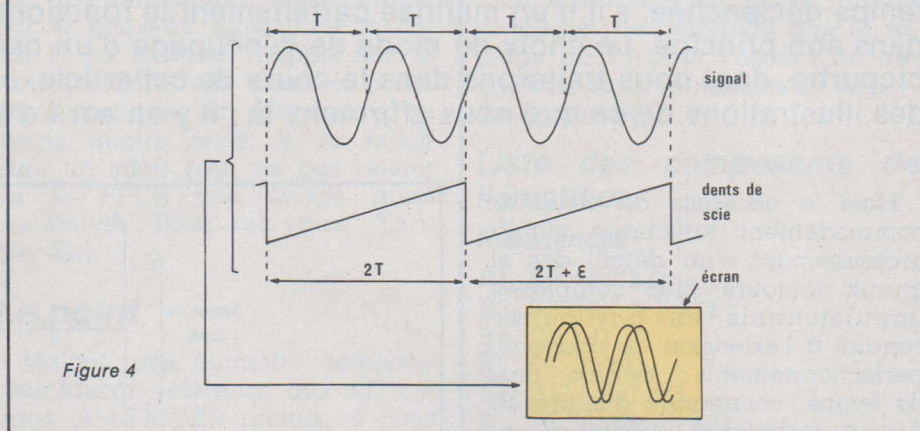


Figure 4



Photo A : Un exemple d'oscilloscope récent à double base de temps et commande d'inhibition : le modèle 2215 de Tektronix, qui offre une bande passante de 60 MHz.

Synchronisation des bases de temps relaxées

On pallie les inévitables instabilités décrites ci-dessus, et leurs conséquences, par la synchronisation du générateur de balayage, sur le signal appliqué à l'entrée verticale. Ces techniques n'ayant plus cours, nous ne dirons ici qu'un mot de leur mécanisme, et de leurs limites.

La synchronisation consiste à utiliser le signal v lui-même, pour provoquer le retour de la dent de scie, un peu avant son échéance en oscillations libres. On règle donc volontairement la base de temps sur une durée légèrement trop grande (par exemple $2T + \epsilon$ dans le cas de la figure 4), et le signal provoque le retour, aussitôt suivi d'un autre départ, au bout du délai $2T$. Les imperfections de la méthode tiennent essentiellement à deux causes :

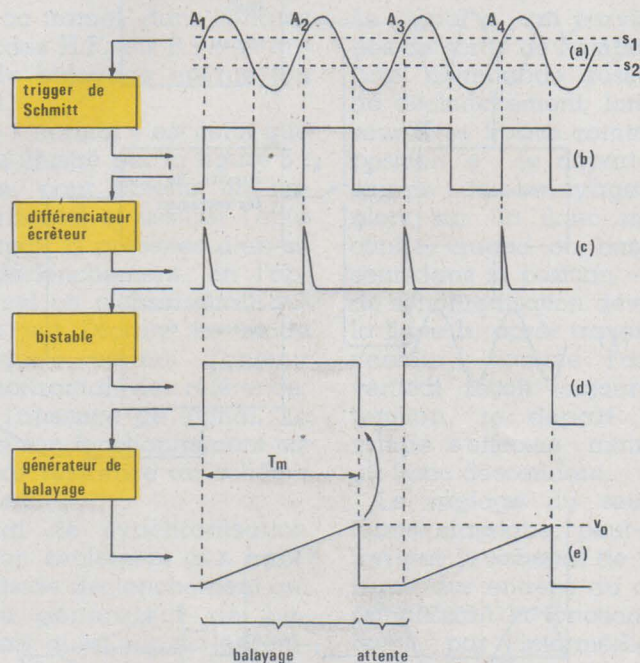


Figure 5

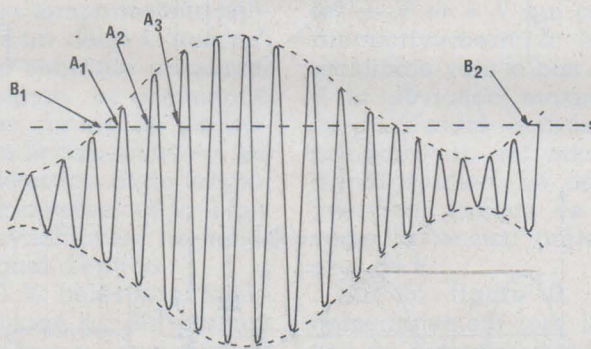


Figure 6

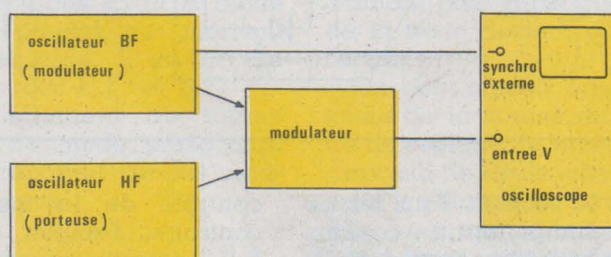


Figure 7

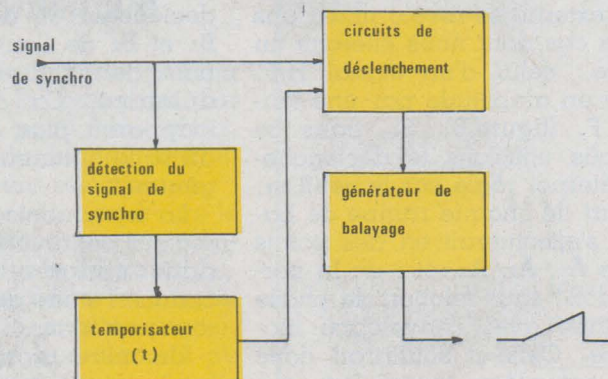


Figure 8

— d'abord, l'interruption prématurée de la dent de scie nuit à sa linéarité : sur l'écran, les signaux apparaissent plus ou moins déformés, selon le taux de synchronisation choisi,

— ensuite, la durée du retour n'est elle-même pas stable : chaque nouveau départ peut donc, encore, ne pas se situer exactement au même point du signal. Ceci apparaît principalement aux fréquences élevées, et pour les signaux complexes, apanage de l'électronique moderne.

Ajoutons enfin qu'il est difficile, dans les bases de temps relaxées, d'élaborer un signal d'effacement du spot encadrant exactement la trace de retour, dont certaines parties restent souvent visibles.

B - Les bases de temps déclenchées

Pour éliminer tous les défauts précédemment mis en évidence, et garantir l'affichage stable des oscillogrammes les plus complexes, il a fallu modifier radicalement le principe du verrouillage de la base de temps sur le signal vertical. Dans les bases de temps déclenchées, on n'assure plus la synchronisation en agissant sur l'instant de retour de chaque dent de scie, mais sur celui de son départ.

Principe de fonctionnement des bases de temps déclenchées

Les circuits successifs que met en œuvre une base de temps déclenchée, et les différentes étapes de traitement du signal, sont illustrés par le diagramme sur la figure 5.

La ligne *a* de cette figure représente le signal étudié, appliqué sur l'entrée verticale de l'oscilloscope. On s'en sert, en le prélevant à la sortie de l'un des étages d'amplification, pour commander un trigger de Schmitt, dont les basculements montants s'effectuent sur les seuils *s*₁, et les basculements descendants sur les seuils *s*₂ : ainsi naissent les créneaux de la ligne *b* du diagramme.

Traités par un ensemble différenciateur et écrêteur, les flancs de ces crêteaux donnent à leur tour de brèves impulsions, dont on ne conserve qu'une polarité, positive dans la ligne c de notre exemple.

On utilise ces impulsions pour déclencher un circuit bistable, suivi d'un générateur de balayage. Le départ de chaque crêteau positif du bistable, coïncide avec celui de la dent de scie du générateur. Grâce aux réglages de vitesse de la base de temps, on règle la rapidité de montée de la dent de scie, c'est-à-dire finalement sa durée, puisque le retour intervient dès qu'est atteinte l'amplitude v_0 qui correspond à la largeur utile de l'écran. La brusque décroissance de la dent de scie, en fin de balayage, donne naissance à une impulsion qu'on applique sur une deuxième entrée du bistable, pour commander son retour à l'état de repos.

Il apparaît finalement, à l'examen du diagramme de la figure 5, que :

- le départ de chaque dent de scie coïncide avec l'un des passages de la tension de déviation verticale à travers un seuil s_1 , positif dans notre exemple. Tous les balayages commencent donc en des points identiques ($A_1, A_3...$ dans la figure 5),

- après chaque retour de la rampe de balayage, le spot reste immobile à gauche de l'écran, dans l'attente d'une nouvelle impulsion de démarrage,

- le bistable délivre des crêteaux (ici positifs) qui encadrent rigoureusement chaque rampe. On pourra les utiliser comme tension d'allumage du spot, par exemple en les appliquant au wehnelt du canon à électron. Par contre, le spot reste éteint pendant ses périodes d'attente, entre deux balayages.

Sources et modes de déclenchement

Dans l'hypothèse précédente, le signal examiné servait lui-même à élaborer les impulsions déclenchant les départs de la base de temps : c'est le déclenchement interne. On peut souhaiter assurer la synchronisation à partir d'autres sources, qui sont généralement soit un signal externe (autre que celui qui commande les déviations verti-

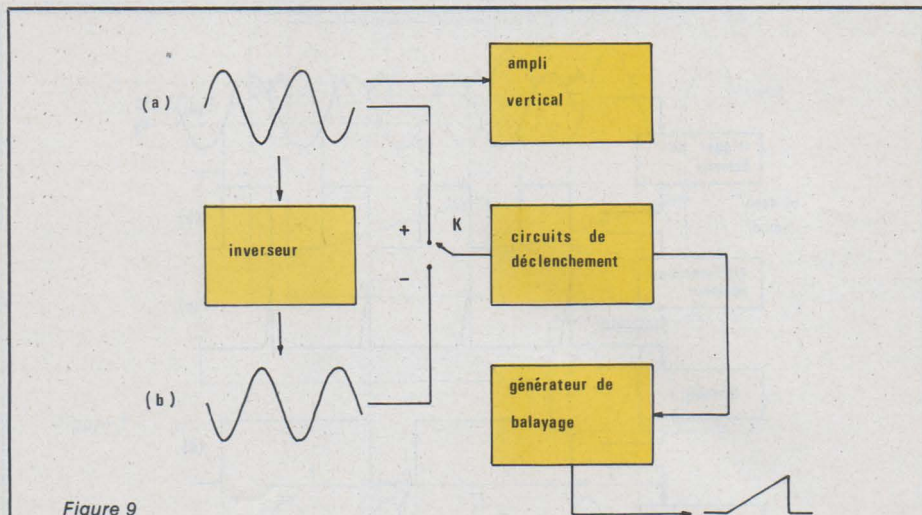


Figure 9

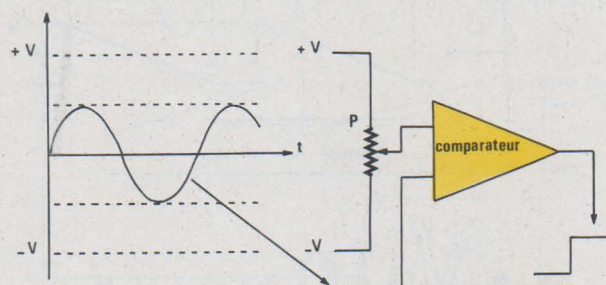


Figure 10

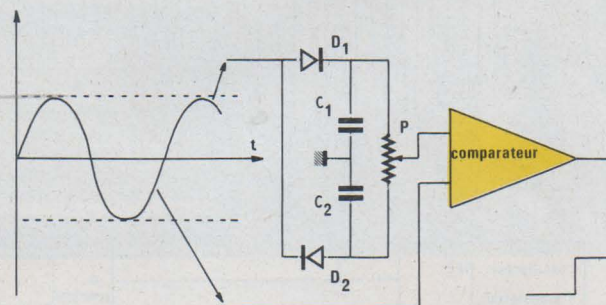


Figure 11

cales), soit le secteur. Tous les oscilloscopes comportent un commutateur permettant la sélection de la source désirée.

Le déclenchement à partir d'une source externe se révèle utile dans certains cas dont nous citerons un exemple : celui d'un signal H.F. modulé en amplitude par une tension B.F. (figure 6). Si, dans ce cas, nous utilisons le déclenchement interne, réglé sur le seuil s_1 , le départ de chaque rampe de balayage s'effectuerait en des points tels que A_1, A_2, A_3 , etc. de la porteuse, donc sans relation de phase déterminée avec l'enveloppe modulatrice. Celle-ci souffrirait donc d'une complète instabilité sur l'écran, rendant impossible tout

contrôle de la modulation. Au contraire, l'emploi de la tension B.F. comme source externe de synchronisation, grâce au branchement de la figure 7, permet de déclencher en des points tels que B_1 et B_2 de l'enveloppe (figure 6), donc de stabiliser l'enveloppe modulatrice. La composante H.F. n'apparaît plus alors que comme un voile lumineux, ce qui n'est pas gênant.

La synchronisation à partir du secteur se révèle, elle aussi, utile dans certains cas particuliers, comme l'étude des circuits à thyristors ou à triacs.

Un autre problème est celui du mode de déclenchement. L'utilisateur a souvent la possibilité de

choisir les modes normal, automatique, T.V. (avec parfois la subdivision ligne ou trame), dans certains cas les modes H.F. ou B.F., et enfin le mode balayage unique (ou monocoup).

Le mode « normal » est celui que nous avons illustré par la figure 5 ; il nécessite, pour obtenir un balayage horizontal et assurer l'allumage du spot, la présence d'un signal de déclenchement, en l'absence duquel on n'observerait aucune trace sur l'écran. Le mode « automatique » permet d'obtenir un trait horizontal de référence, même en l'absence de signal. Le principe de son fonctionnement est expliqué par référence au schéma de la figure 8.

Le signal de synchronisation parvient non seulement aux habituels circuits de déclenchement qui pilotent le générateur de balayage, mais aussi sur un ensemble de détection qui en décèle la présence, ou l'absence. Dans ce dernier cas, un temporisateur délivre, au bout d'un délai t , une impulsion qui se substitue au signal de synchronisation, et commande à sa place les circuits de déclenchement. Dans le cas contraire, les fonctions de détection et de temporisation sont bloquées, et la base de temps se synchronise normalement sur le signal d'entrée.

Les modes T.V. (télévision) facilitent le verrouillage sur les signaux de ligne ou de trame, ainsi que sur d'autres signaux complexes. Nous n'en développerons ici ni le mode d'action, ni l'emploi, qui méritent une étude séparée. Il en ira de même des modes H.F. et B.F., relevant partiellement du même principe, et du mode monocoup, encore peu répandu sur les oscilloscopes courants.

Réglage du seuil, et seuil automatique

Il est souvent utile de pouvoir faire démarrer le balayage sur n'importe quel point, au choix, d'une période du signal affiché. Pour cela, on devra sélectionner : — le signe (+ ou —), c'est-à-dire le déclenchement sur une zone montante ou descendante du signal, — le seuil, c'est-à-dire le niveau de la tension de synchronisation qui commande le basculement du trigger de Schmitt (revoir la figure 5).

Pour le choix du signe, on fait appel au dispositif de la figure 9. Le signal a , qui parvient aux étages de sortie de l'amplificateur vertical, commande aussi les circuits de déclenchement, lorsque l'inverseur K se trouve commuté dans la position + : le départ de chaque rampe de balayage, s'effectue alors sur un flanc montant. Par contre, quand on bascule l'inverseur dans la position —, la tension de synchronisation devient celle de la ligne b , après traversée d'un inverseur ; comme l'amplificateur vertical reçoit toujours la même tension, le départ de chaque rampe s'effectue, maintenant, sur un flanc descendant.

Le réglage du seuil, sous sa forme classique, peut-être symbolisé par le schéma de la figure 10. L'une des entrées du comparateur remplissant la fonction de trigger, reçoit, par l'intermédiaire du potentiomètre P , une tension continue réglable, et comprise entre les limites $-V$ et $+V$ qui correspondent respectivement à la déviation maximale vers le bas de l'écran, et à la déviation maximale vers le haut. L'autre entrée du même comparateur, est attaquée par le signal étudiée. Le déclenchement intervient lorsque ce dernier traverse la tension prélevée au curseur de P .

Sur la figure 10, on constate immédiatement que la zone d'action du potentiomètre P , se limite à une fraction de sa course totale, d'autant plus faible que la hauteur de la trace devient plus petite sur l'écran.

On peut obtenir une exploitation totale de la course du potentiomètre de réglage de niveau, grâce au dispositif de déclenchement crête à crête qu'illustre la figure 11. Cette fois, le signal lui-même, par l'intermédiaire des diodes D_1 et D_2 ,

charge les condensateurs C_1 et C_2 respectivement à son niveau de crête positif, et à son niveau de crête négatif. La plage des tensions continues appliquées au comparateur par le potentiomètre P , reste donc toujours égale à l'amplitude du signal, et il n'existe plus de parties de la course pour lesquels le déclenchement deviendrait impossible.

C - Cas des oscilloscopes à deux canaux

Les modes découpé et alterné

Les oscilloscopes à deux canaux, ou oscilloscopes bi-courbes, deviennent de plus en plus appréciés et répandus, car ils permettent non seulement l'examen de la forme d'une tension, mais aussi l'étude commode des transformations successives d'un signal, dans les différents étages d'un circuit.

La plupart des oscilloscopes à deux canaux verticaux fonctionnent par partage temporel du faisceau électronique, successivement affecté à la voie 1, puis à la voie 2. On peut généralement choisir entre le mode découpé et le mode alterné, ce qui introduit de nouveaux problèmes de déclenchement de la base de temps, examinés ci-dessous.

Si l'on excepte les rares modèles où le tube cathodique comporte deux faisceaux électroniques distincts, les oscilloscopes bi-courbes procèdent par partage temporel,

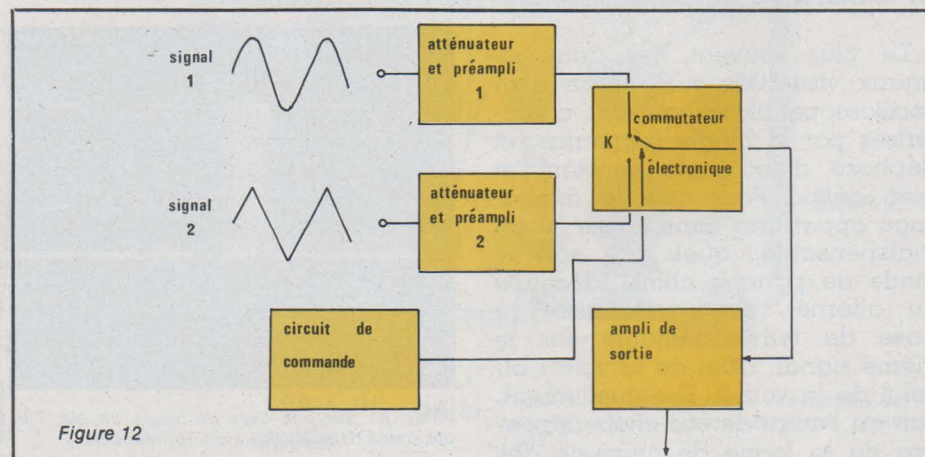


Figure 12

conformément aux indications simplifiées de la figure 12. Les signaux 1 et 2, appliqués sur chacune des entrées verticales, sont traités séparément dans les atténuateurs et les préamplificateurs des voies verticales correspondantes. A la sortie de ces étages, tous deux parviennent à un commutateur électronique K, actionné par des circuits de commande, et qui les dirige à tour de rôle vers l'unique amplificateur de sortie. Deux modes de répartition sont alors possibles.

On baptise le premier (figure 13), mode « découpé ». Le commutateur K, alors, sélectionne plusieurs fois chacun des signaux, au cours d'un même balayage de la base de temps. Les transitions, très rapides, et pendant lesquelles le spot reçoit d'ailleurs un ordre d'extinction, ne sont pas visibles sur l'écran. D'autre part, aucune corrélation n'existant entre la fréquence de découpage et celle de la base de temps, les échantillons de chaque signal ne se situent jamais à la même place : les persistances conjuguées du phosphore et de la rétine, conduisent à procurer l'impression de deux courbes continues.

Le deuxième mode de partage, est dit « alterné ». Dans ce cas, le commutateur électronique de la figure 12, synchronisé sur la base de temps, oriente le signal 1 vers l'étage de sortie vertical pendant toute la durée d'un balayage, puis le signal 2 pendant toute la durée du balayage suivant, et ainsi de suite.

Source de déclenchement dans un oscilloscope bi-courbe.

Le plus souvent, les deux signaux visualisés sur l'écran d'un oscilloscope bicourbe, sont caractérisés par la même fréquence, et déphasé d'un angle constant et bien défini. Pour que ce déphasage apparaisse sans erreur, il est indispensable, quel que soit le mode de partage choisi (découpé ou alterné), de synchroniser la base de temps toujours sur le même signal, celui de la voie 1 ou celui de la voie 2. Eventuellement, l'un ou l'autre de ces choix dépendra de la forme de chacune des

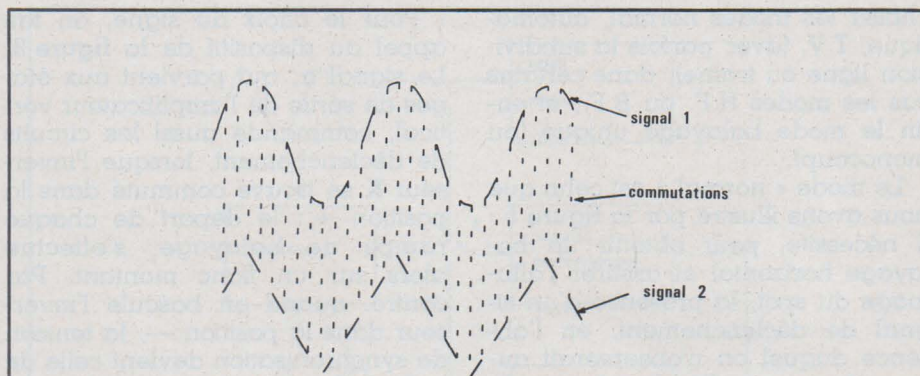


Figure 13

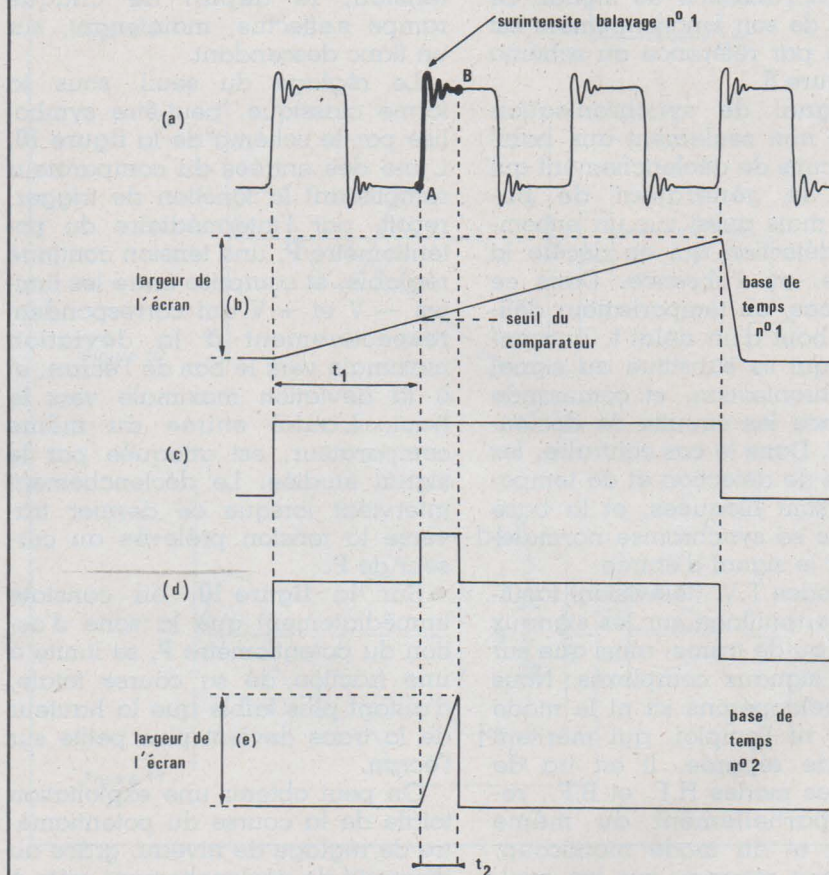


Figure 14

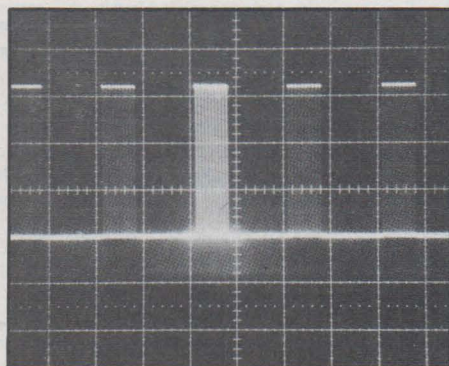


Photo B : Sur une base de temps double, l'un des trains d'impulsions a été surintensifié.

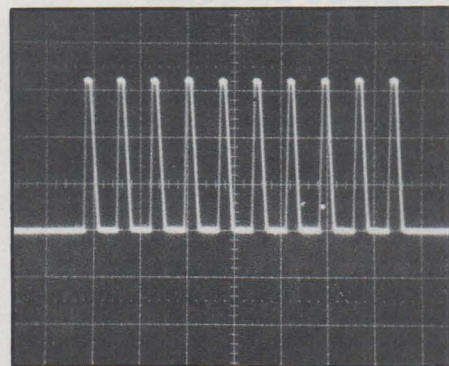


Photo C : Ce même train d'impulsions est ensuite étalé sur toute la largeur de l'écran, à l'aide de la deuxième base de temps.

tensions d'entrée, donc de leur aptitude à assurer le meilleur verrouillage du générateur de rampes.

Dans certains cas cependant, on doit afficher de façon stable deux signaux n'ayant entre eux aucun rapport de fréquence bien défini, donc, à fortiori, aucun déphasage. On choisira alors le mode alterné, et, pour chaque balayage de la base de temps, on synchronisera les circuits de déclenchement sur le signal transmis pendant la durée de la rampe correspondante.

D - Les doubles bases de temps

Les bases de temps doubles, comptent parmi les perfectionnements introduits, dans la dernière décade, sur les oscilloscopes de haut de gamme. Elles permettent, dans un signal normalement visualisé à partir de la base de temps n° 1, de sélectionner un détail n'occupant qu'une fraction de la durée totale de chaque déplacement horizontal du spot, puis de l'étaler sur toute la largeur de l'écran, à l'aide de la base de temps n° 2.

Principe de fonctionnement de la double base de temps

Nous l'exposerons en nous référant, d'abord, au diagramme de la figure 14. La ligne a y représente le signal introduit sur l'entrée verticale de l'oscilloscope. La base de temps n° 1, dont la ligne b du diagramme représente les rampes, a été réglée, par sa commande de vitesse, pour afficher trois périodes entières du signal, à chaque balayage. Rappelons que le retour de chaque rampe intervient quand son amplitude a atteint une valeur correspondant à l'exploration de toute la largeur utile de l'écran. Simultanément à la rampe, les circuits de déclenchement délivrent (ligne c de la figure 14), un créneau de tension positif, appliqué au wehnelt pour l'allumage du spot. Il ne s'agit, jusque là, que de la structure, maintenant bien com-

prise, de toutes les bases de temps déclenchées.

Supposons qu'on y ajoute (figure 15) un comparateur à seuil réglable, dont l'une des entrées (celle qui ajuste le seuil) reçoit une tension continue ajustable par le potentiomètre P, tandis que, sur l'autre, est envoyée la rampe de balayage de la base de temps n° 1. Lorsque la tension de la rampe atteint le potentiel de seuil, à l'issue du délai t_1 , d'autres circuits superposent une tension supplémentaire au créneau d'allumage par le wehnelt, ainsi que le montre la ligne d de la figure 14. Simultanément, ces circuits déclenchent une autre base de temps (n° 2), plus rapide, et de vitesse ajustable par des commandes séparées. Le choix de cette vitesse détermine la durée t_2 d'une rampe délivrée par la base de temps n° 2, et dont l'amplitude correspond, elle aussi, à l'exploration de toute la largeur utile de l'écran (ligne e de la figure 14). A l'issue du délai t_2 , le créneau supplémentaire (ligne d de la figure 14), est supprimé.

Que se passe-t-il lorsque l'oscilloscope est balayé par la base de temps n° 1, mais qu'on met en service le comparateur précité ? Comme indiqué plus haut, et tou-

jours dans l'exemple de la figure 14, l'appareil affiche trois périodes complètes du signal. Au moment du passage par le seuil du comparateur, donc au bout d'un délai t_1 , et pendant une durée t_2 déterminée par le réglage de la vitesse de balayage de la base de temps n° 2, une surintensité apparaît sur la trace visualisée par l'écran (ligne a, figure 14). On peut donc :

- choisir le début de cette surintensité (réglage du seuil du comparateur, c'est la commande de délai t_1),

- choisir la durée de la surintensité (réglage de la durée de balayage t_2 de la deuxième base de temps).

Si, maintenant, on sélectionne cette deuxième base de temps, en mettant hors service la première, et qu'on l'utilise pour commander les déviations horizontales du spot, la fraction AB de l'oscillogramme précédent se trouve seule visualisée, et elle s'étale sur toute la largeur de l'écran.

Utilisation pratique de la double base de temps

Un oscilloscope équipé d'une double base de temps, peut s'em-

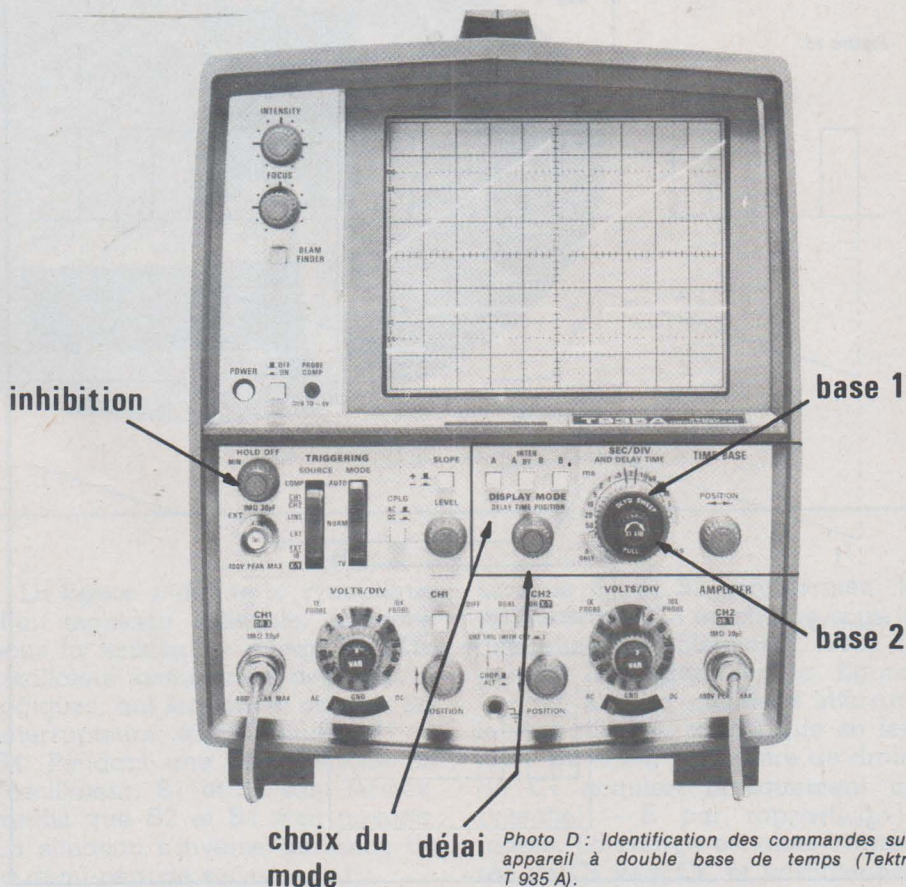


Photo D : Identification des commandes sur un appareil à double base de temps (Tektronix T 935 A).

ployer selon trois modes différents (un quatrième est parfois possible, dont nous parlerons plus loin).

— **le mode 1** : seule, la base de temps principale, n° 1, fonctionne. Tout se passe comme avec un oscilloscope classique, à base de temps déclenchée.

— **le mode 1 intensifié par 2** : le balayage est toujours assuré par la base de temps principale (n° 1), mais une partie de la trace se trouve surintensifiée. Le début de cette zone (point A) est choisi par le potentiomètre de délai ; son étendue se règle à l'aide du commutateur de réglage des vitesses de la base de temps n° 2.

— **le mode 2** (balayage retardé) : c'est alors la base de temps n° 2 qui commande les déviations horizontales. La zone AB préalablement surintensifiée, se trouve maintenant étalée sur toute la largeur de l'écran.

Il existe parfois, comme nous l'annonçons au début de ce paragraphe, un quatrième mode d'utilisation des bases de temps doubles, dit mode « mixte ». Dans ce cas, on peut obtenir, jusqu'au point A (figure 14), le balayage en mode 1, par la base de temps principale. A partir de A, la deuxième base de temps prend le relais, et étale la zone AB. On dispose donc, sur le même écran, de deux vitesses de balayage.

E - La commande d'inhibition

C'est le dispositif que les anglosaxons désignent du terme « hold off ». Il se révèle particulièrement utile pour l'examen de certains signaux logiques, composés de

trains d'impulsions dont toutes atteignent la même amplitude.

Les risques d'instabilité d'une base de temps même déclenchée, en présence de tels signaux, sont mis en évidence à la figure 16, où la tension appliquée à l'entrée de l'amplificateur vertical, et sur les circuits de déclenchement du balayage, se compose de trains de trois impulsions.

Si la rampe, commencée à l'instant t_1 lorsque le flanc montant de la première impulsion traverse le seuil s_1 , se termine en t_2 , le temps normal d'inhibition, qui comporte la durée de retour et le délai de récupération des circuits de déclenchement, ne s'achève qu'en t_3 . On voit alors que le balayage suivant ne peut commencer qu'avec la deuxième impulsion du deuxième train ; il s'achèvera, dans notre exemple, après la première impulsion du troisième groupe. Sur l'écran de l'oscilloscope, on observera donc une image instable, comme le montre la figure 17 : l'une des impulsions (en pointillés) apparaît tantôt vers le centre de l'écran, tantôt à son extrémité droite.

Le remède réside dans le réglage du temps d'inhibition, ainsi que le montre le bas de la figure 16. En reculant l'instant t_3 après la fin du deuxième train d'impulsions, on provoque le démarrage de la deuxième rampe de balayage sur la première impulsion du groupe suivant.

Pour conclure

Les performances d'un oscilloscope, tiennent pour une large part aux possibilités de sa base de temps. Le passage des modèles relaxés aux modèles déclenchés, a marqué un progrès décisif, que confirment maintenant de nouveaux perfectionnements : bases de temps doubles, circuits d'inhibition, etc.

Le technicien qui veut tirer le profit maximal de son appareil, doit bien connaître le fonctionnement de ces dispositifs : nous espérons l'y avoir aidé par cette étude.

René RATEAU

Pour une part de cet article, nous nous sommes inspirés de documents aimablement communiqués par la Société Tektronix. Les photographies, elles aussi, ont été fournies par cette firme : qu'elle en soit remerciée.

R. R.

Figure 15

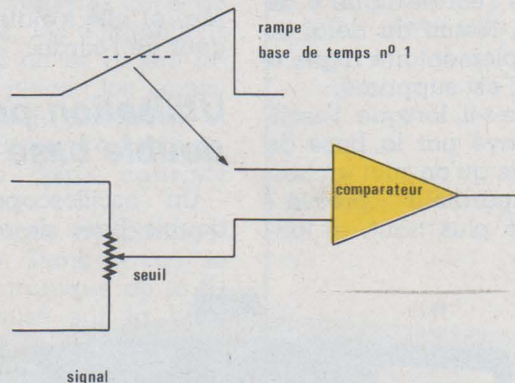


Figure 16


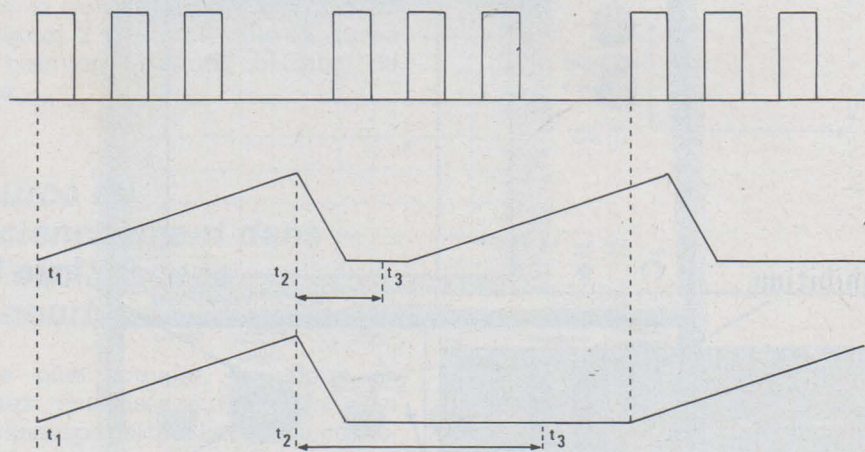


Figure 17

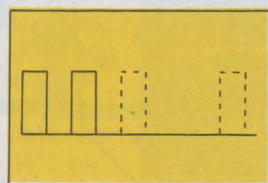

CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES TRANSISTORS

380

TYPE			Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SH 12 (2)	Si	N	0,450	0,050	RBB : 4,5 kΩ RBB : 4 kΩ IV 2mA Ip 8μA RBB : 4 kΩ IV 4mA Ip 4 μA RBB : 4 kΩ IV 4mA Ip 4 μA			T05	2N 6114	2N 6115	
2 SH 13 (2)	Si	P	0,450	0,050				T05	2N 6119	2N 6120	
2 SH 14 (2)	Si	P	0,450	0,050				T05	2N 6119	2N 6120	
2 SH 20 (2)	Si	N	0,200					T018	A5 T 6118	A5 T 6117	
2 SH 21 (2)	Si	N	0,250					T018	A5 T 6118	A5 T 6117	
2 SH 22 (2)	Si	N	0,200				T018	A5 T 6118	A5 T 6117		
2 SJ 11 (3)	Si	P	0,100	0,010 (Ig) 10 (Vds)			0,01	0,6	T017	BF 320 A	BF 320 C
2 SJ 12 (3)	Si	P	0,100	0,010 (Ig) 10 (Vds)			0,10	0,6	T017	BF 320 B	BF 320 C
2 SJ 13 (3)	Si	P	0,600	0,050 (Ig) 10 (Vds)			1,5	6	T05	2N 2499	2N 2386
2 SJ 15 (3)	Si	P	0,200	0,010 (Ig) 10 (Vds)			0,2	3	T018	2N 5266	2N 5267
2 SJ 16 (3)	Si	P	0,200	0,010 (Ig) 10 (Vds)			0,2	3	T018	2N 5266	2N 5267
2 SJ 17 (3)	Si	P	0,010	0,001 (Id) 9 (Vds)			0,2		?	2N 3328	2N 3574
2 SJ 18 (3)	Si	P	63 min	5 (Id) 25 (Vds)			0,050		T03		KP 901 A
2 SJ 19 (3)	Si	P	0,800	0,100 (Id) 50 (Vds)			30		R216	sans	sans
2 SJ 20 (3)	Si	P	5	10 (Id) 35 (Vds)			0,400		F12	sans	sans
2 SJ 22 (3)	Si	P	0,050	0,001 (Id) 20 (Vds)			0,200		T018	3N 178	3N 179
2 SJ 32 (3)	Si	P	0,600	0,010 (Ig) 50 (Vds)					?		UP 11 D
2 SJ 33 (3)	Si	P	0,600	0,010 (Ig) 50 (Vds)					?		UP 12 A
2 SJ 39 (3)	Si	P	0,150	0,020 (Id) 10 (Vds)			1,5		B34		3N 151
2 SJ 43 (3)	Si	P	0,250	0,020 (Id) 10 (Vds)			3		T092	3N 156	3N 157
2 SJ 48 (3)	Si	P	100	7 (Id) 10 (Vds)			600		T03	2 SJ 49	
2 SJ 49 (3)	Si	P	100	7 (Id) 10 (Vds)			600		T03	2 SJ 50	
2 SJ 50 (3)	Si	P	100	7 (Id) 10 (Vds)			600		T03	2 SJ 48	
2 SJ 55 (3)	Si	P	125	8 (Id) 10 (Vds)					T03	2 SJ 56	
2 SJ 56 (3)	Si	P	125	8 (Id) 10 (Vds)					T03	2 SJ 57	
2 SK 11 (3)	Si	N	0,100	0,010 (Ig) 10 (Vds)			0,7	3,5	T017	BF 808	3N 138
2 SK 12 (3)	Si	N	0,100	0,010 (Ig) 10 (Vds)			0,8	3,2	T017	BF 808	3N 138
2 SK 13 (3)	Si	N	0,100	0,010 (Ig) 10 (Vds)			0,8	3,2	T017	BF 808	3N 138
2 SK 15 (3)	Si	N	0,100	0,010 (Ig) 10 (Vds)			0,8	3,2	T017	BF 808	3N 138
2 SK 16 H (3)	Si	N	0,100	0,010 (Ig) 10 (Vds)			1	6	T072	BF 808	3N 138
2 SK 17 (3)	Si	N	0,100	0,010 (Ig) 10 (Vds)			0,7		R67	BF 808	3N 138
2 SK 18 (3)	Si	N	0,200	0,010 (Ig) 10 (Vds)			0,008	3	R67	BF 246	BF 247
2 SK 18 A (3)	Si	N	0,200	0,010 (Ig) 10 (Vds)			0,008	3	R67	BF 246 A	BF 247 A

2) transistors unijonction

3) transistors à effet de champ (FET)


TYPE			Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type boîtier	Équivalences	
							gfs (mhos)			La plus approchée	Approximative
							min.	max.			
2 SK 19 (3)	Si	N	0,200	0,010 (Ig) 10 (Vds)		7		R67	BF 246 B	BF 247 B	
2 SK 19 BL (3)	Si	N	0,200	0,010 (Ig) 10 (Vds)		7		R67	BF 246	BF 247	
2 SK 19 GR (3)	Si	N	0,200	0,010 (Ig) 10 (Vds)		7		R67	BF 246 A	BF 247 A	
2 SK 19 Y (3)	Si	N	0,200	0,010 (Ig) 10 (Vds)		7		R67	BF 246 B	BF 247 B	
2 SK 23 (3)	Si	N	0,100	0,020 (Id) 10 (Vds)			0,050	X153	BF 246	BF 247	
2 SK 23 A (3)	Si	N	0,250	0,020 (Id) 10 (Vds)		4		?	BF 246	BF 247	
2 SK 23 A8 (3)	Si	N	0,250	0,020 (Id) 10 (Vds)		2,7		X153	MFE 590	MFE 824	
2 SK 23 A9 (3)	Si	N	0,250	0,020 (Id) 10 (Vds)		2,7		X153	MFE 591	MFE 824	
2 SK 24 C (3)	Si	N	0,100	0,010 (Ig) 10 (Vds)		1,5	12	U101	MPF 103	MPF 104	
2 SK 24 D (3)	Si	N	0,100	0,010 (Ig) 10 (Vds)		1,5	12	U101	MPF 103	MPF 104	
2 SK 24 E (3)	Si	N	0,100	0,010 (Ig) 10 (Vds)		1,5	12	U101	MPF 103	MPF 104	
2 SK 24 F	Si	N	0,100	0,010(Ig) 10 (Vds)		1,5	12	U101	MPF 105	MPF 106	
2 SK 24 G (3)	Si	N	0,100	0,010 (Ig) 10 (Vds)		1,5	12	U101	MPF 112	MPF 111	
2 SK 30 A	Si	N	0,100	0,010 (Ig) 10 (Vds)		1,2		R196		MTF 103	
2 SK 32 (3)	Si	N	0,300	0,010 (Ig) 10 (Vds)		3		U45	3N 124	3N 125	
2 SK 33 (3)	Si	N	0,100	0,010 (Ig) 10 (Vds)				T092	BF 246	BF 247	
2 SK 34 (3)	Si	N	0,100	0,010 (Ig) 10 (Vds)			0,010	T092	BF 803	BF 804	
2 SK 35 (3)	Si	N	0,200	0,020 (Id) 10 (Vds)		6,3	15	U37	MEM 557	MEM 571 C	
2 SK 37 (3)	Si	N	0,100	0,010 (Ig) 5 (Vds)		1,5		W3		MTF 103	
2 SK 38 A (3)	Si	N	0,100	0,010 (Ig) 10 (Vds)		2		S8		MTF 104	
2 SK 39 A (3)	Si	N	0,050	0,001 (Ig) 20 (BVgss)			0,670	?		3N 138	
2 SK 40 (3)	Si	N	0,100	0,010 (Ig) 15 (Vds)		1		S8		MTF 104	
2 SK 41 C (3)	Si	N	0,100	0,010 (Ig) 10 (Vds)		7		R195	MEM 557	MEM 571 C	
2 SK 41 D (3)	Si	N	0,100	0,010 (Ig) 10 (Vds)		7		R195	MEM 557 C	MEM 571 C	
2 SK 41 E (3)	Si	N	0,100	0,010 (Ig) 10 (Vds)		7		R195	BFW 12	BFW 13	
2 SK 41 F (3)	Si	N	0,100	0,010 (Ig) 10 (Vds)		7		R195	BFW 12	BFW 13	
2 SK 42 (3)	Si	N	0,050	0,001 (Ig) 10 (BVgss)		7	5,5	?		3N 139	
2 SK 43 (3)	Si	N	0,300	0,005 (Ig) 10 (Vds)		6,3		T092	3N 126	3N 125	
2 SK 43 S (3)	Si	N	0,300	0,005 (Ig) 10 (Vds)		6,3		T092	3N 126	3N 125	
2 SK 44 (3)	Si	N	0,100	0,010 (Ig) 10 (Vds)		2		R145	MPF 105	MPF 104	
2 SK 45 (3)	Si	N	0,100	0,010 (Ig) 5 (Vds)		1,5	2	T072	BF 803	BF 804	
2 SK 46 (3)	Si	N	0,100	0,010 (Ig) 30 (BVgss)		3		?	MPF 105	MPF 104	
2 SK 48 (3)	Si	N	0,100	0,010 (Ig) 10 (Vds)		1	5	T017	MPF 105	MPF 104	

3) transistors d'effet de champ FET)

ICL 7660: un circuit « miroir de tension »

De nombreux appareils portables, alimentés sur piles, exigent pour fonctionner deux tensions égales, mais de polarités opposées. Si leur consommation est faible, ce qui est généralement le cas avec la généralisation des technologies C-MOS, la solution élégante consiste à partir d'une pile unique, et à élaborer la tension de signe opposé à l'aide d'un convertisseur continu-continu.

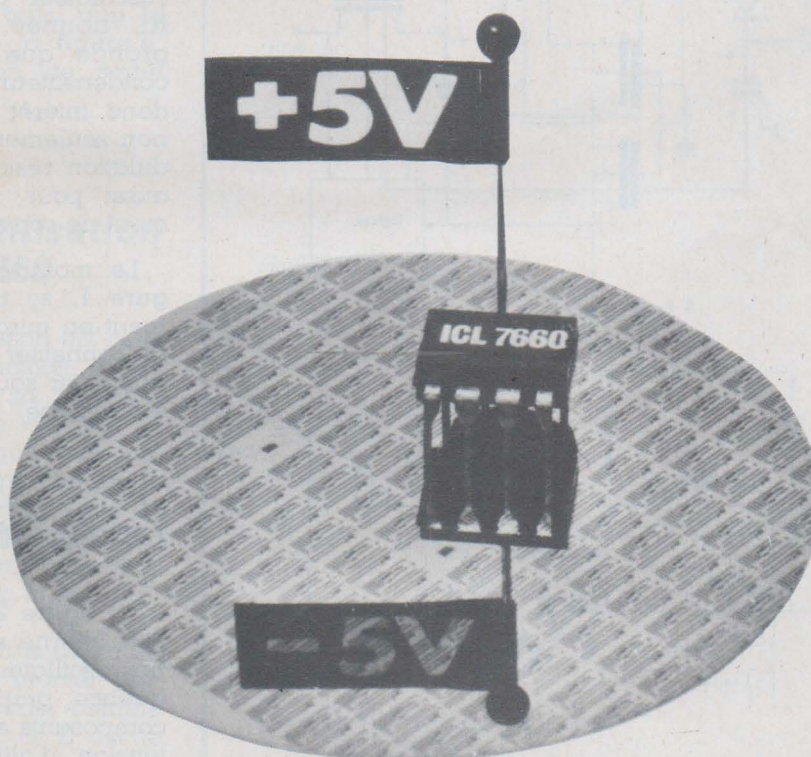Dans cette optique, Intersil (distribué en France par Tekelec), propose un circuit intégré miroir de tension, capable de fournir, en partant d'une tension positive comprise entre 1,5 volt et 10 volts, une tension négative de même valeur absolue.



Fonctionnement théorique d'un doubleur de tension

La réalisation d'un miroir de tension, relève des mêmes techniques que celle d'un doubleur : nous examinerons, d'abord, ce dernier cas.

La figure 1 donne le synoptique d'un montage utilisable, alimenté sous la tension de départ $E+$. Un oscillateur commande des circuits logiques, qui ferment et ouvrent les interrupteurs électroniques $S1$ à $S4$. Pendant une demi-période de l'oscillateur, $S1$ et $S3$ sont fermés, tandis que $S2$ et $S4$ sont ouverts. La situation s'inverse au cours de la demi-période suivante.

Lorsque $S1$ et $S3$ sont fermés, le condensateur $C1$ se charge sous la différence de potentiel E , avec la polarité indiquée sur la figure. Quand, ensuite, ces deux interrupteurs s'ouvrent, tandis que se ferment $S2$ et $S4$, l'armature de droite de $C1$ acquiert brusquement un potentiel $-E$ par rapport à la masse. La charge est alors transférée de $C1$ vers $C2$, et la différence

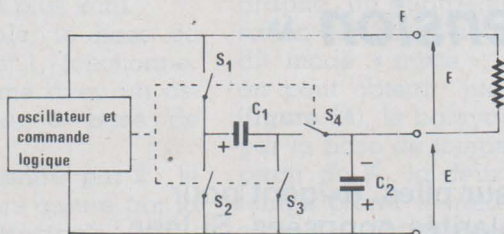


Figure 1

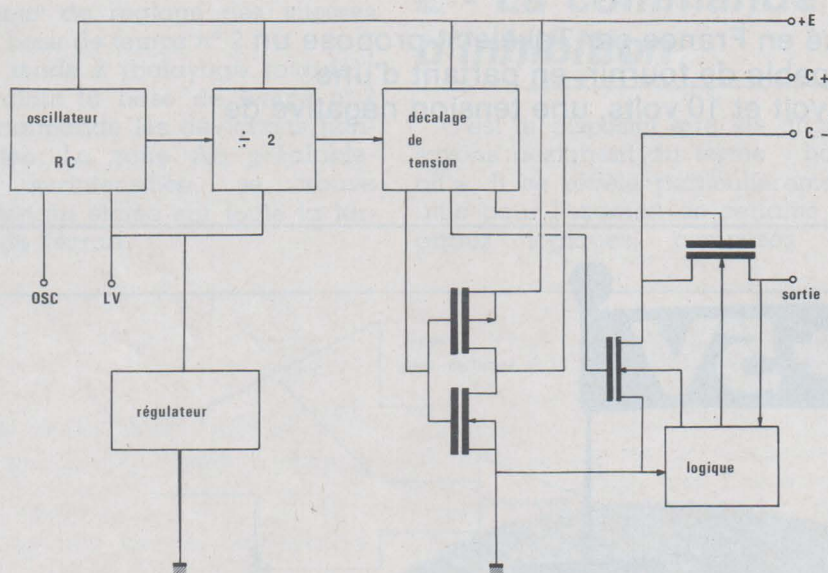


Figure 2

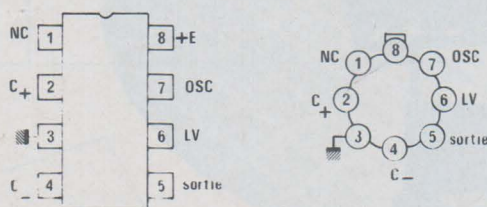


Figure 3

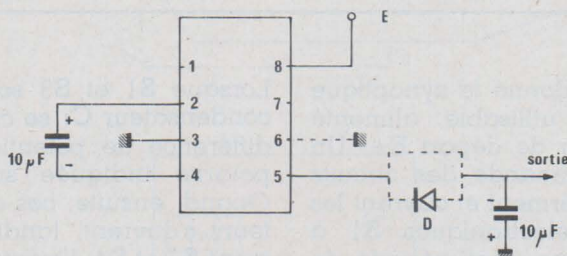


Figure 4

de potentiel aux bornes de C_2 atteint exactement E , si les commutateurs n'introduisent pas de chute de tension, et si aucune charge n'est connectée à la sortie. On dispose donc, entre cette dernière et la masse, d'une tension $2E$, double de celle que fournit l'alimentation d'origine.

Dans le cas où une charge RL est branchée sur la sortie, la différence de potentiel aux bornes de C_1 varie entre le cycle de « pompage » et le cycle de transfert. Soient alors V_1 et V_2 les deux tensions extrêmes. L'énergie perdue à chaque cycle, est :

$$W = \frac{1}{2} C_1 (V_1^2 - V_2^2)$$

La différence entre V_1 et V_2 , pour une fréquence donnée de l'oscillateur pilote, et une charge RL donnée, est d'autant plus grande que la capacité de ce condensateur est plus faible. On a donc intérêt à choisir C_1 grand, non seulement pour diminuer l'ondulation résiduelle en sortie, mais aussi pour augmenter le rendement de conversion.

Le montage doubleur de la figure 1, se transforme très facilement en miroir de tension : il suffit de connecter la charge, qu'on veut alimenter sous $-E$, entre la sortie et la masse.

Le circuit ICL 7660

La figure 2 donne sa configuration interne simplifiée. Il comporte un oscillateur RC , dont la fréquence propre, en l'absence de composants extérieurs, et pour une tension d'alimentation de 5 volts, se situe aux environs de 10 kHz. On peut diminuer cette fréquence en branchant un condensateur externe, ou l'augmenter en synchronisant le circuit sur une horloge externe. L'oscillateur est suivi par un diviseur de fréquence dans le rapport 2, afin de mettre le signal en forme.

À la sortie du diviseur de fréquence, les signaux sont déphasés et décalés en tension, pour la commande des interrupteurs de commutation, réalisés à partir de transistors MOS.

Un circuit logique, captant la tension de sortie, interdit aux MOS de sortie à canal N, toute polarisation inverse. Ceci exclue tout risque de « latch-up ».

Le circuit intégré ICL 7660 existe soit en boîtier DIL à 8 broches, soit en boîtier rond TO-99. Nous en donnons le brochage, vu par la partie supérieure, dans la figure 3.

Aux basses tensions d'alimentation (inférieures à 3,5 volts), la borne LV (low voltage) doit être reliée à la masse : on charge ainsi le régulateur interne, qui délivre une tension stabilisée pour l'oscillateur et pour le diviseur de mise en forme. On laissera cette même borne en l'air, pour les tensions supérieures à + 3,5 volts.

Enfin, dans le cas de tensions ou de températures élevées, une diode D doit être connectée en série avec la borne 5, ainsi que le montre le schéma de la figure 4. Ceci réduit la tension de sortie d'environ 0,6 volt.

Exemples d'utilisation du circuit ICL 7660

La première application est celle du simple miroir de tension, et fait appel au circuit de la figure 4. Rappelons que, dans ce cas, la diode D ne s'impose que si la tension d'alimentation approche les 10 volts. Le schéma est applicable de 1,5 à 10 volts. Pour des tensions inférieures à 3,5 volts, on pensera à mettre la borne 6 (LV) à la masse.

Pour obtenir des tensions de sortie plus élevées, on peut monter plusieurs circuits en cascade, comme le montre la figure 5. Si E est le potentiel de départ, on obtient, avec n circuit, une tension de sortie:

$$V_S = -n E$$

Le circuit ICL 7660 peut s'employer aussi en multiplicateur de tension. La figure 6 montre la configuration d'un doubleur, alimenté sous la tension +E. Dans ce mode d'utilisation, les interrupteurs MOS du circuit intégré chargent le condensateur C1 sous une différence de potentiel $E - V_F$, en désignant par V_F la chute de tension directe dans la

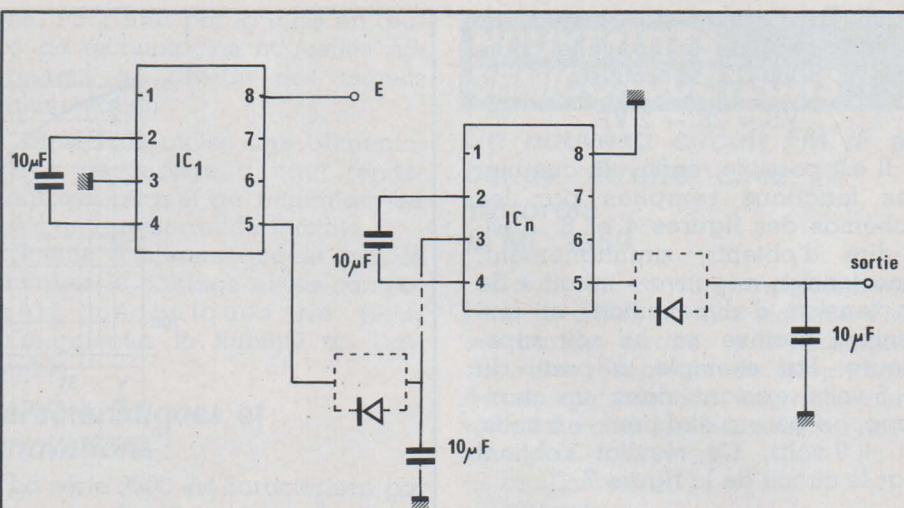


Figure 5

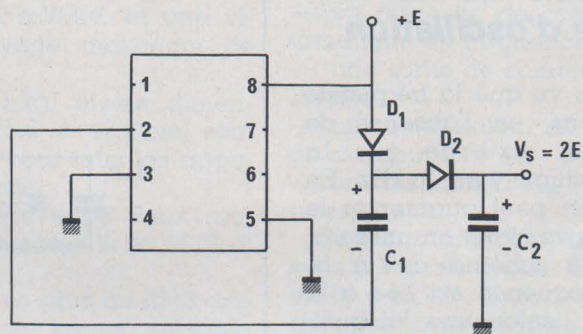


Figure 6

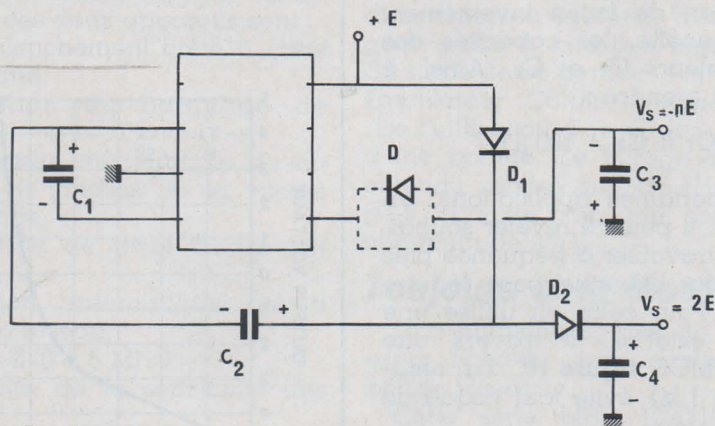


Figure 7

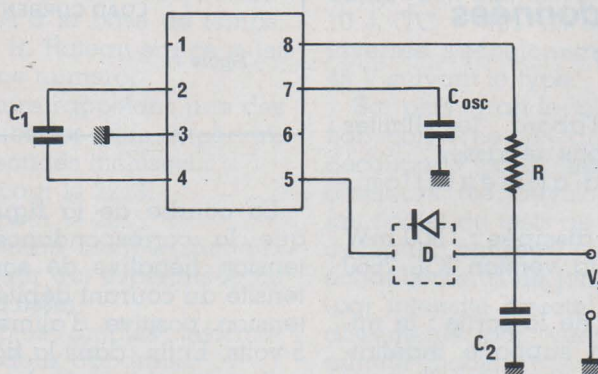


Figure 8

NOUVEAUTÉS MESURE

TEKTRONIX

introduit une nouvelle série d'oscilloscopes : la série 2200


L'annonce d'une nouveauté Tektronix dans le domaine de la mesure oscilloscopique constitue toujours un événement, tant il est vrai que cette firme a su garder le leadership mondial dans ce domaine maintenant si concurrencé. Les innovations techniques apportées à chaque nouvel appareil de la marque contribuent souvent à en faire des standards de l'industrie.

Pourquoi une nouvelle série de portables ?

Tout d'abord parce que le marché des portables est en expansion et que c'est un « trou » occupé par la concurrence, notamment japonaise.

Ensuite parce que la recession économique sevrant, le scope moderne se doit d'être de plus en plus « universel » et, ce, pour un excellent rapport prix/performances.

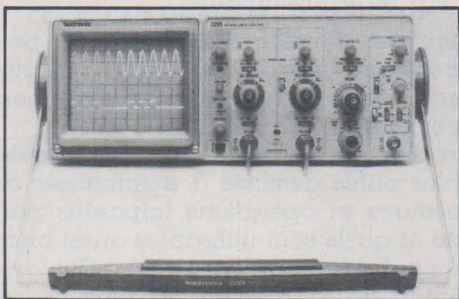En dernier ressort à cause du formidable accroissement de l'utilisation des microprocesseurs, ce qui nécessitait un oscilloscope adapté en maintenance sur le site.



Comment satisfaire aux deux exigences à priori contradictoires : faible prix pour un bon niveau de performances ?

Principalement en repensant totalement la façon de construire un oscilloscope. Cela se traduit par une réduction de 65 % des composants mécaniques qui sont d'une part plus chers et moins fiables et d'autre part demande un temps de main d'œuvre plus important au niveau de l'implantation.

Ensuite par une réduction énorme du câblage (— 90 %) due à l'adoption d'une seule carte impré-

mée. Pour finir par la mise en œuvre de technologies nouvelles notamment au niveau des circuits d'alimentation :

la série 2200 utilise une alimentation à découpage à haut rendement qui permet de minimiser les coûts en améliorant la fiabilité.

Notons d'ailleurs que le fait de diminuer le câblage et les composants mécaniques ne peut qu'augmenter la fiabilité de l'ensemble.

Caractéristiques et innovations :

La série 2200 est caractérisée par une visualisation bi-courbe avec une bande passante de 60 MHz (avec les sondes fournies) pour une sensibilité de 2 mV/div. et une vitesse de balayage maximum de 5 ns/div.

Le poids (6,1 kg) et les dimensions (13,7 × 35,6 × 42,2 cm) sont des constantes pour tous les appareils de cette série.

Jusqu'à présent seuls deux scopes sont commercialisés le 2213 et le 2215.

Le 2215 offre en plus du 2213 une double base de temps retardée avec affichage de l'origine du délai de déclenchement.

Les autres caractéristiques essentielles de ces deux appareils sont :

- le déclenchement crête à crête automatique,
- inhibition du balayage de (hold-off),
- commande automatique de luminosité en fonction de la vitesse de balayage,
- recherche de trace (beam finder),
- sélection automatique de la tension du réseau,
- entrée Z (0 à 5 MHz),
- affichage de la sensibilité des sondes.

Nous reportons nos lecteurs, en ce qui concerne les caractéristiques relatives à la base de temps, à l'article de R. Rateau sur ce sujet dans ce même numéro.

Pour conclure rappelons une des caractéristiques les plus importantes : le prix (sondes incluses). 7 227 F TTC pour le 2213. 9 198 F TTC pour le 2215.

Ceci en tenant compte du taux actuel du Dollar qui espérons-le ne pourra que baisser.

Pour de plus amples informations sur ces deux appareils.

Contactez Tektronix, Z.I. Courta-boeuf B.P. 13, 91401 Orsay. Tél. : 907.78.27.

NOUVEAUTÉS SEMICONDUCTEURS

Un nouveau circuit FM IF à bande étroite chez Motorola : le MC 3359.

Ce circuit conçu principalement pour la détection des signaux FM en bande étroite, par exemple dans les récepteurs de téléphonie à auto-sintonisation, regroupe sur un même chip les fonctions suivantes :

- oscillateur,
- mélangeur,
- amplificateur FI limiteur à six étages,
- un dispositif de commande automatique de fréquence,
- une sortie de commande de balayage,
- un commutateur de suppression de sensibilité,
- un discriminateur de quadrature.

Sa consommation est de 3 mA sous 6 V mais il peut être alimenté entre 4 et 9 V. Une de ses caractéristiques intéressantes en dehors des multiples fonctions intégrées réside dans la possibilité d'utiliser des filtres céramiques notamment directement à la sortie du mélangeur grâce à la faible impédance de sortie de ce dernier. Par ailleurs l'oscillateur Colpitts intégré autorise l'utilisation d'un quartz, au lieu d'une bobine. Le filtrage est bien entendu réalisé sur 455 kHz et on peut compter sur une sensibilité minimum de 3 μ V.

Toujours chez Motorola

Une nouvelle famille de redresseurs Schottky économiques sous boîtier plastique.

Cette série MBR 1020/1035/1045 disponible en boîtier TO 220 AC admet des intensités nominales de 10 A (TC = 135 °C) et des tensions inverses s'échelonnant entre 20 et 45 V suivant le type.

Sa plus grande plage d'utilisation concerne les alimentations à découpage pour lesquelles elle a d'ailleurs été développée. Elle a fait l'objet de tests de vieillissement cyclique poussés, alternant des échauffements de jonction à 100 °C (par intensité directe) et des refroidissements par ventilation d'une minute chacun.

Les circuits ont ainsi subi plus de 10 000 cycles sans qu'une seule défaillance ne soit détectée.

La réalisation d'un luxmètre simple nous a posé un problème de câblage qui nous a paru assez intéressant pour être publié dans la revue. Il s'agit d'utiliser les éléments suivants, rassemblés dans la figure 1 : une pile de 9 V du type miniature, un galvanomètre de $350 \mu\text{A}$, deux boutons poussoirs à un repos travail, une cellule LDR 03, une résistance de $24 \text{ k}\Omega$ et une résistance ajustable de $5 \text{ k}\Omega$.

Le câblage doit être tel que :

- 1) les deux poussoirs étant au repos la pile ne débite pas ;
- 2) le poussoir P1 enfoncé seul réalise le montage de la figure 2, pour mesurer les éclairages faibles ;
- 3) le poussoir P2 enfoncé seul doit permettre de mesurer les éclairages forts au moyen du schéma de la figure 3 ;
- 4) le tarage à l'aide de la résistance ajustable se fasse suivant le schéma de la figure 4, obtenu en enfonçant ensemble P1 et P2.

A vos crayons donc amis lecteurs pour résoudre ce petit problème, dont la solution paraîtra dans le prochain numéro de la revue.

Petit casse-tête de câblage

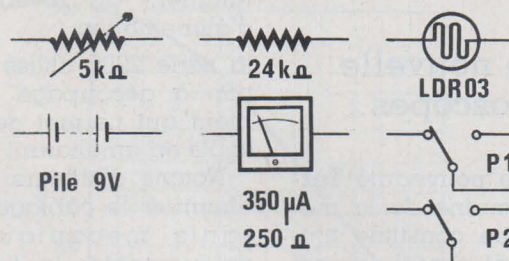


Figure 1

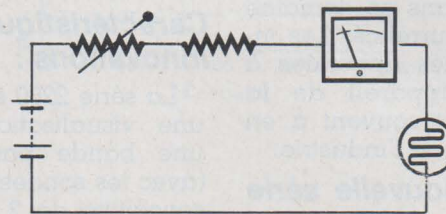


Figure 2

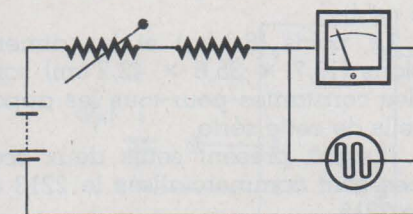


Figure 3

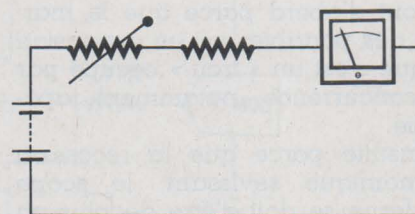


Figure 4

acer composants

42, rue de Chabrol, 75010 PARIS
Tél. : 770.28.31
C.C.P. 658-42 PARIS

Métro : Poissonnière, Gares du Nord et de l'Est

reuilly composants

79, bd Diderot, 75012 PARIS
Tél. : 372.70.17
C.C.P. ACER 658-42 PARIS

Métro : Reuilly-Diderot

montparnasse composants

3, rue du Maine, 75014 PARIS
Tél. : 320.37.10
C.C.P. ACER 658-42 PARIS

à 200 m de la gare

Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 heures sauf dimanche et lundi matin.

SERVICE PROVINCE : Tél. : 770.23.26. VENTE PAR CORRESPONDANCE. Prix établis au 1^{er} juillet 81

OUVERT TOUT L'ÉTÉ

POUR LES COMPOSANTS, MESURES, ALARMES, etc.

SE REPORTER A NOS PRÉCÉDENTES PUBLICITÉS

EXCEPTIONNEL

5%

DU 1^{er} AU 31 AOUT SUR TOUT LE MAGASIN REMISE A LA CAISSE SUR PRESENTATION DE CETTE ANNONCE (SAUF OSCILLOSCOPE)

EXEMPLES DE PRIX :

RESISTANCE	0,15 F	PERCEUSE AVEC SUPPORT	
TRIAC	3,70 F	Prix	89,00 F
LED ROUGE	0,90 F	SUPPORT CI 14 BR	1,20 F
POMPE A DESSOUDER			53,00 F

— ACER — COMPOSANTS — MONTPARNASSE — ACER-REUILLY — COMPOSANTS —

BIBLIOGRAPHIE

LABO PHOTO montages électroniques

Par M. Archambault

C'est convaincu des avantages dont pourrait bénéficier son laboratoire photo, que l'auteur a été amené à s'initier à l'électronique et à concevoir des appareils qu'il considérait comme une nécessité.

Précisons que ceux-ci ne sont pas des gadgets mais de véritables outils destinés à automatiser et optimiser les mesures et opérations imposées par les travaux photo et qu'ils sont utilisables aussi bien par le professionnel que par l'amateur. Cet ouvrage a été rédigé de la manière la plus claire possible afin que même les novices en électronique puissent mener à bien les réalisations les plus simples, ce qui constituera un excellent exercice pour celles plus complexes.

Chaque montage a été décrit avec le maximum de détails : schéma de principe, tracé du circuit imprimé, implantation des composants, mise en coffret et mise en œuvre.

Citons quelques instruments :

- Posemètre pour agrandisseur,
- Chronomètre digital d'exposition,
- Thermomètre digital,
- Déclencheur de flash auxiliaire,
- Flashmètre réflex de précision, etc.

Cet ouvrage de 176 pages est édité par ETSF, le prix pratiqué par la Librairie Parisienne de la Radio, 43, rue de Dunkerque, 75840 Paris Cédex 10 est de 46 F.

S'ABONNER?

POURQUOI?

Parce que s'abonner à "RADIO PLANS"

C'est ● plus simple,
● plus pratique,
● plus économique.

C'est plus simple

- un seul geste, en une seule fois,
- remplir soigneusement cette page pour vous assurer du service régulier de RADIO PLANS

C'est plus pratique

- chez vous!
- dès sa parution, c'est la certitude de lire régulièrement notre revue
- sans risque de l'oublier, ou de s'y prendre trop tard,
- sans avoir besoin de se déplacer.

COMMENT?

En détachant cette page, après l'avoir remplie,

● en la retournant à:

RADIO PLANS
2 à 12, rue de Bellevue
75940 PARIS Cédex 19

● ou en la remettant à votre marchand de journaux habituel.

Mettre une X dans les cases X ci-dessous et ci-contre correspondantes:

☐ Je m'abonne pour la première fois à partir du n° paraissant au mois de

☐ Je renouvelle mon abonnement et je joins ma dernière étiquette d'envoi.

Je joins à cette demande la somme de Frs par:

☐ chèque postal, sans n° de CCP

☐ chèque bancaire,

☐ mandat-lettre

à l'ordre de: RADIO PLANS

COMBIEN?

RADIO PLANS (12 numéros)

1 an ☐ 75,00 F France

1 an ☐ 115,00 F Etranger

(Tarifs des abonnements France: TVA récupérable 4%, frais de port inclus. Tarifs des abonnements Etranger: exonérés de taxe, frais de port inclus).

ATTENTION! Pour les changements d'adresse, joignez la dernière étiquette d'envoi, ou à défaut, l'ancienne adresse accompagnée de la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des références complètes de votre nouvelle adresse. Pour tous renseignements ou réclamations concernant votre abonnement, joindre la dernière étiquette d'envoi.

Ecrire en MAJUSCULES, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci.

Nom, Prénom (attention: prière d'indiquer en premier lieu le nom suivi du prénom)

Complément d'adresse (Résidence, Chez M., Bâtiment, Escalier, etc...)

N° et Rue ou Lieu-Dit

Code Postal

Ville

RADIO PLANS

PA.....petites annonces

La rubrique petites annonces de Radios Plans est ouverte à tous nos lecteurs pour toute offre d'achat, de vente, d'échange de matériel ou demande de renseignements inter-lecteurs.

Ce service est offert gratuitement une fois par an à tous nos abonnés (joindre la dernière étiquette-adresse de la revue).

Les annonces doivent être rédigées sur la grille-annonce insérée dans cette rubrique. Le texte doit nous parvenir avant le 30 du mois précédant la parution, accompagné du paiement par CCP ou chèque bancaire.

Oscil. neuf DG7 300 F, tube Dumont
5ADP7 MUM 12CM plat 200 F, alim.
REG ventilé 12 V 7 kg americo 300 F,
mot magnéto 7 pistes 6 kg volant AKG
5 têtes galets 500 F, alim + 15 — 15 +
30 REG 3 kg 200 F, radar + bloc tube
15 cm 300 F, R101ARN6 15 kg +
1 grautui SS lampe 300 F, amplis Sanken
S40 W + plan CI 120 F les 2, cad-
mium 10 A 20 F liste C TIMB, AZAI,
Vauemare, 06250 Moucins.

Extrait de la liste : Comparez ! 8080 CPU: 50 F, 8085 CPU: 80 F, 2716 Eprom: 60 F. 4116 mémoire vive : 35 F. Grande liste de composants, microprocesseurs contre 1 timbre. J. KOENIG, Lening, 57670 Albestroff.

Vds multimètre Philips PM 2517 X crist
liquid. Voland Catherine, 74, av. de
Lyon, 01140 Mont-Merle. Tél.: (74)
55.02.12.

Vds magnéto-scope PH coul. N1481
VCR + demod. NF Px 2000 F. Comp.
élect. div. bas Px Ap. mesure oscillo
ect ampli 200 W. Ecrire Mr
SZARZENSKI, 6, rue du Marais 60200
CLAIROIX.

Schémat. Sokorine, n° 1 à 20, sauf 4, 7, 8, 19) plus suppléments toute la radio
450 schémas environs. F.250 + port.
PLAIEZ, 89770 Chailley. Tél.: (86)
56.20.46.

Vends 30 condensateurs à huile Philips 2 MF, 3400 V : 200 F. Pour tour mandrin 70 mm. Chariot. Contrepointe 500 F. Imprimante HP digital Recorder 561 B, 11 chiffres : 300 F. Alimentation à thyristors : 60 F. Voltmètre HP : 410 Z 120 mégohm : 200 F. 2 récepteur. Marine Nation OC : 450 F. Tél. : (33) 67.38.93.

Vends auto-radio Radiola AN 783 GO-PO-FM garanti jusqu'à fin septembre 81. jamais servi. Valeur : 750 F, vendu : 500 F. Ecrire : TRS LEPETIT Michel, CCS Foyer SP69256/A.

VDS TX80°can. AM-FM équipé Roger.
BIP marque HAM inter type Vicking
avec facture + 30-50 moins 1 an d'utili-
sation cause dble emploi : 1400 F.
Vds échiquier électronique CHES 9
champion MK1 6 niveaux avec alim.
secteur : 500 F. Tél. entre 11 et 13 h et
20 et 22 h au 353.00.45.

Rare, vds condo neuf 47000 mF 63 V
150 F, 33000 mF 40 V 60 F, 68000 mF
20 V 40 F, alim. pro 5 V 10 A dim
26X18X6, 600 F. Chenillard 4 voies
600 W, Moon 250 F, modulateur micro
incorporé Moon 250 F, port du tige 11,
avenue Jean-Moulin, TA12, Appt 541,
60000 Beauvais.

Collectionneur achète toutes monnaies anciennes et n'ayant plus cours. Faire parvenir liste à M. Noir Herich, 28, av. du Mt-Blanc, 69140 Rillieux. Réponse assurée.

Achète tube cathodique T.V. Noir et blanc, 66 cm, type A65, 11 W. Mini-watt (ou) autre correspondance M. Remy MONOT, Route St-Nicolas, 56110 Gourin. Occasion ou neuf.

Vends antenne BEAM 4 éléments,
3 bandes + pylone télescopique auto-
porteur 12 mètres de haut. Le tout
1500 F. Tél.: (47) 27.62.60.

Cherche rotor antenne TV pour DX et ampli. antenne bande 1, 3, 4, 5, TV. Marsan Philippe, 101 allée du Haurat, 33470 Guian-Mestras.

JH 21 ans, permis VL. dégaé OM. C.A.P. en dépannage TV, N.B. et couleur, cherche emploi stable dans la région Dieppe-Rouen avec possibilité de formation. Ecrire M. Rapissat William, St Victor-l'Abbaye par Totes, 76890 Totes.

Vds osc. Telequipment S32 10 MH ent.
XYZ. Trig. exté. Décl. ts pts courbe. Ec.
5 x 5. App. profess. Exc. 1200 F. BER-
THELEME 71240 Sennecey-le-Grand.
Tél.: (85)44.81.45.

Brochage et caractéristiques
MM5316N et TMS1000MP3311, merci.
REDUREAU Michel, Champgault,
37320 Esvres.

Incroyable ! Cède pour 500 F + frais port : récepteur prof. Heathkit-GR78F + notices AM/SSB/CW/BLU (5 gammes), 200 KHz à 30 MHz-secteur/batterie intér. et extérieure. Renseignements contre envel. timbrée à : RODDIER A. La Coulée, La Léchère, 73260 Aigueblanche (FE 10181).



**BON A DECOUPER ET A RETOURNER,
ACCOMPAGNÉ DE SON RÈGLEMENT A**

RADIO PLANS SERVICE P.A. S.A.P.

70, RUE COMPANS, 75019 PARIS. TÉL. : 200.33.05

NOM PRÉNOM

ADRESSE

TEXTE DE L'ANNONCE QUE JE DÉSIRE INSÉRER DANS RADIO PLANS.
ÉCRIRE LISIBLEMENT EN CAPITALES ET EN LAISSANT UNE CASE BLANCHE
ENTRE CHAQUE MOT.
ATTENTION : le montant des petites annonces doit obligatoirement être joint au texte.

TARIF : 7 F TTC, la ligne de 31 lettres signes ou espaces.

[illegible]

Le plaisir
de bricoler


OPPERMANN

électronique FRANCE


32340 MIRADOUX
Tél.: (62) 28.67.83

NE SOYEZ PLUS CAMBRIOLABLE !

avec notre signal d'alarme à infrarouge

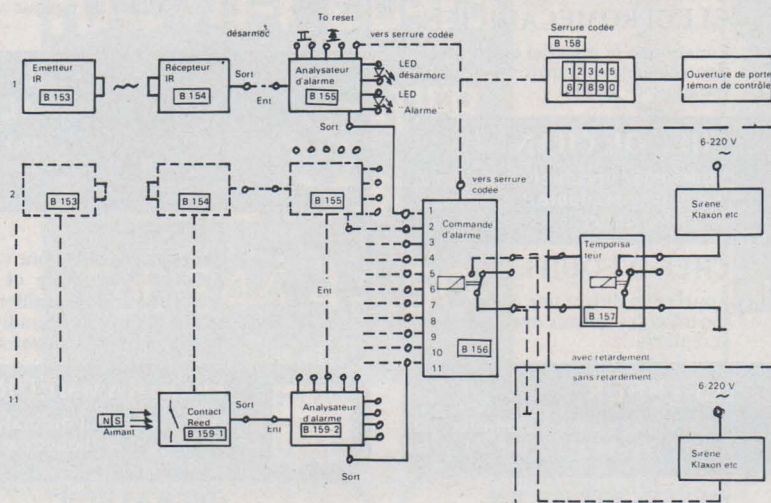


Avec cet ensemble de kits vous êtes en mesure de réaliser facilement une protection efficace de votre maison ou appartement. Vous pouvez augmenter à volonté le nombre de points de surveillance (fenêtres, porte-fenêtres, portes). En outre vous pouvez oublier votre clef en la remplaçant par une serrure de porte codée. L'ensemble de l'alarme est prévu pour le fonctionnement avec une alimentation de 12 volts.

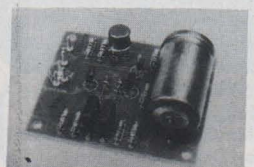


L'émetteur infrarouge :
Un générateur émet des impulsions à l'aide d'une fréquence de 8 à 10 KHz. On obtient ainsi une forte intensité pour une consommation très faible. Alimentation 12 V. Dimensions de la platine : 60 x 50 mm.

N° de commande : B 153 Kit FF: 89.60

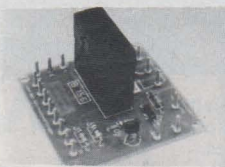


Commande d'alarme :
Cet étage comporte 11 entrées pour permettre de surveiller 11 lieux différents. Si l'alarme a été déclenchée, un relais est commuté, permettant ainsi de déclencher une sonnette, un klaxon, une sirène, etc.

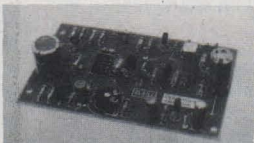Dimensions de la platine : 50 x 50 mm.
N° de commande : B 156 Kit FF: 62.60




Le récepteur infrarouge :
Un phototransistor capte les impulsions. Le montage qui suit amplifie, élimine les parasites, et déclenche l'alarme. Le temps de réponse est inférieur à 1 sec. L'émetteur et le récepteur sont montés face à face devant la fenêtre à surveiller.

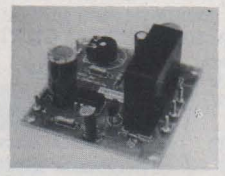Dimensions de la platine : 95 x 60 mm.
N° de commande : B 154 Kit FF: 117.90




Temporisateur d'alarme :
Ce temporisateur peut être monté après l'étage de commande. Il permet de déclencher l'alarme à retardement de telle façon qu'on a par exemple le temps d'ouvrir une porte et de couper le système d'alarme à l'aide d'un interrupteur caché.

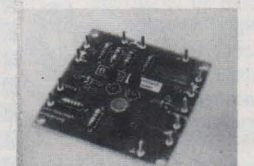Dimensions de la platine : 50 x 50 mm.
N° de commande : B 157 Kit FF: 88.90




Analysateur pour récepteur infrarouge :
Il se trouve dans la centrale d'alarme. Si le faisceau est coupé, un thyristor est rendu conducteur. Un voyant indique en plus l'alarme. A l'aide du voyant on constate immédiatement de quelle alarme il s'agit.

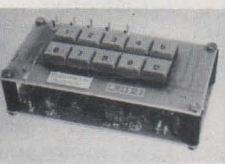Dimensions de la platine : 50 x 50 mm.
N° de commande : B 155 Kit FF: 62.60



Serrure de porte codée :
Cette serrure comporte 10 touches. 4 touches sur les dix doivent être commutées dans un ordre bien défini. Cet ordre est facilement programmable par simple interconnexion de contacts. Dès qu'une mauvaise touche a été appuyée

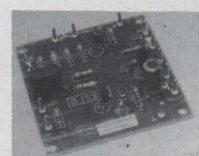ou dans un mauvais ordre, la serrure ne réagit pas. Seulement lorsque la bonne combinaison a été inscrite, le système d'alarme est mis hors circuit.
Dimensions de la platine : 100 x 50 mm.
N° de commande : B 158 Kit FF:



Relais et analysateur magnétique :

Pour surveiller des portes on utilise des relais magnétiques qui sont moins chers que le système à infrarouge et tout aussi sûrs pour les portes n'ayant pas de surface vitrée. Une liaison par câble à 3 fils à la centrale est nécessaire.

L'analyseur pour relais magnétiques a les mêmes possibilités que celui du système infrarouge.
Dimensions de la platine : 50 x 50 (2 platines).
N° de commande : B 159 Kit FF: 96.15

En vente chez :

- 06 Electronique Assistance, 7 bd St-Roch, 06300 NICE
- 13 JPS Auto-radio 20, cours Lieutaud 13000 MARSEILLE
- 13 Europe Electronique 2, rue de Châteauredon 13001 MARSEILLE
- 13 Radio distribution 8, rue d'Italie 13006 MARSEILLE
- 16 SD Electronique 252, rue de Périgieux 16000 ANGOULEME
- 21 Electronique 21, 4, rue Serrigny 21000 DIJON
- 24 Electronique 24, 8, cours Fenelon 24000 PERIGUEUX
- 25 Servicelec 9, place des Bernardines 25300 PONTARLIER
- 30 CINI Radio Télé, passage Guérin, 30000 NIMES
- 30 Electronique Service, Lombarde, Galerie Marchande, Centr'Alès 30100 ALÈS
- 30 Els Roux, 7 bis, rue Florian, 30100 ALÈS
- 31 Comptoir du Languedoc 23 à 60, rue de Languedoc 31000 TOULOUSE
- 33 Electronique 33, 91, quai de Bacalan 33000 BORDEAUX
- 34 Son et lumière 5, rue d'Alsace 34000 MONTPELLIER
- 40 Malfroy 7, rue St-Vincent 40103 DAX
- 42 Radio SIM 29, rue Paul Bert 42000 ST-ETIENNE
- 44 Silicene Vallée 87, quai de la Fosse 44029 NANTES
- 49 Electronique Loisirs 24-26, rue Beaupair 49000 ANGERS
- 51 Radio Champagne 29, rue d'Orfeuil 51000 CHALONS-SUR-MARNE
- 54 Electronic Service 48, rue Charles III 54000 NANCY
- 57 Télé Service 35, rue Ste-Croix 57600 FORBACH
- 59 Decock 4, rue Colbert 59000 LILLE
- 63 Electron Shop av., de la République 63100 CLERMONT-FERRAND
- 66 Els Molins, 22 bd Poincaré, 66000 PERPIGNAN
- 67 Alsakit 10, quai Finkviller 67000 STRASBOURG
- 68 Els Hentz 21, rue Pasteur 68100 MULHOUSE
- 68 Estronic 23, rue de Lattre de Tassigny 68270 WITTENHEIM
- 69 Ormelec 30, cours Emile-Zola 69100 VILLEURBANNE
- 69 Tout pour la radio 66, cours Lafayette 69003 LYON
- 74 Electer 40 bis, avenue de Brogny 74000 ANNECY
- 75 Compokit 174, bd. Montparnasse 75014 PARIS
- 75 Montparnasse Composants 3, rue du Maine 75014 PARIS
- 75 Reuilly Composants 79, bd. Diderot 75012 PARIS
- 75 Acer Composants 42, rue de Chabrol 75010 PARIS
- 76 Groscaux 57, rue Louis Brindeaux 76000 LE HAVRE
- 76 Radio Comptoir 61, rue Ganterie 76100 ROUEN
- 82 Gema Electronique 24, rue Lakanal 82000 MONTAUBAN
- 83 Radielec, avenue du Général Noguès 83000 TOULON
- 84 Pro Electronic 9, rue Thiers 84000 AVIGNON
- 84 Kit Sélection 29, rue St-Etienne 84000 AVIGNON
- 85 Arlequin 56, rue Molière 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- 86 Poitou Radio TV 15, bd. de la Digue 86000 POITIERS
- 87 Distra shop 12, rue François Chenieux 87000 LIMOGES
- 88 Wildermuth 12, rue Abbé Friesenhauser 88000 EPINAL
- 92 Els Lefèvre 22, place Henri Brousse 92190 MEUDON

**Bon à découper pour recevoir
une documentation
(3 timbres à 1,40 FF)**

Nom _____

Adresse _____

OPPERMANN le grand nom de la qualité

Imp. CTR 32700 MARSOLAN

APPRENEZ LE METIER QUI VOUS PLAÎT



GARDE-CHASSE

Travaillez au grand air, protégez la nature et les animaux.



GARDE FORESTIER

Assurez la plantation, l'entretien, la surveillance des arbres et faites vivre les forêts.



ELEVEUR DE CHIENS

Rentabilisez un loisir, ou installez-vous rapidement à votre compte à peu de frais.



ELEVEUR DE CHEVAUX

Faites de votre passion un vrai métier dans un secteur en pleine expansion.



SECRETAIRE ASSIST. VETERINAIRE

Vous adorez les animaux ? Alors soignez-les et vivez près d'eux.



DESSINATEUR PAYSAGISTE

Créez jardins et espaces verts pour embellir l'environnement.



HORTICULTEUR

Consacrez-vous à la culture des fleurs ou des légumes et montez votre propre affaire.



AGRICULTEUR

Apprenez à bien cultiver la terre pour en tirer le meilleur rendement.



MONTEUR DEPANNEUR RADIO T.V.

Devenez le dépanneur compétent que l'on recherche et installez-vous à votre compte.



TECHNICIEN RADIO TV

Participez à la création, la mise au point et le contrôle des radios et des téléviseurs.



TECHNICIEN ELECTRONICIEN

Travaillez à la conception et au montage des circuits électroniques.



SOUS-INGENIEUR ELECTRONICIEN

Collaborez à la recherche passionnante de nouveaux appareils électroniques.



MONTEUR CABLEUR EN ELECTRONIQUE

Un métier de l'électronique rapidement accessible à tous.



MECANICIEN AUTO

Vous êtes un passionné en mécanique auto ? Alors faites-en votre métier.



ELECTRICIEN

Travaillez dans un secteur clé, à l'avenir assuré.



ELECTRICIEN D'ENTRETIEN

Vérifiez, maintenez et réparez les installations électriques.



TECHNICIEN ELECTROMECHANICIEN

Construisez le matériel électrique : électroménager, transformateurs, appareils de levage



CHEF DE CHANTIER

Vous aimez organiser, avoir initiative et responsabilité ? Devenez chef de chantier.



CHEF D'EQUIPE

Apprenez à diriger une équipe et contrôlez les travaux avec autorité et diplomatie.



METREUR

Vous aimez mesurer, compter, calculer : vous réussirez dans le mètre.



DESSINATEUR EN BATIMENT

Vous aimez concevoir, dessiner, alors créez vous-même les plans des maisons.



CONDUCTEUR ROUTIER

Vous aimez conduire et voyager ? Préparez-vous à ce métier agréable et bien payé.

Nous préparons également à la plupart des CAP, BP et BTS correspondant aux formations proposées.



TECHNICIEN EN CHAUFFAGE et conditionnement d'air

La recherche du confort crée de nouveaux emplois : Profitez-en !



DESSINATEUR CONSTR. MECANIQUE

Exploitez votre habileté manuelle et vos qualités de rigueur et de méthode.



DESSINATEUR CONSTR. METALLIQUE

Exprimez-vous et mettez en valeur vos qualités en choisissant le dessin technique.



EBENISTE

Travaillez le bois pour vous rapprocher de la nature et connaître le plaisir de travailler de vos mains dans la pure tradition des beaux métiers d'autrefois.



PROGRAMMEUR

Dialoguez avec l'ordinateur en choisissant ce métier passionnant et rémunérateur.



OPERATEUR SUR ORDINATEUR

Veillez à la bonne marche de l'ordinateur et participez ainsi à une technique de pointe.



PUPITREUR

Surveillez les tableaux de commandes et soyez le "pilote" de l'ordinateur.

UNIECO FORMATION : Groupement d'écoles spécialisées. Etablissement privé d'enseignement par correspondance soumis au contrôle pédagogique de l'Etat.

BON POUR RECEVOIR GRATUITEMENT

une documentation sur l'étude qui vous intéresse (faites une ☒) ainsi qu'une proposition d'ESSAI GRATUIT de 14 JOURS (sans aucun engagement).

Etude gratuite pour les bénéficiaires de la Formation Continue

Possibilité de commencer votre étude à tout moment de l'année

- ☐ Garde-chasse
- ☐ Agent t. forestier
- ☐ Eleveur de chiens
- ☐ Eleveur de chevaux
- ☐ Secrétaire assist. vétérinaire
- ☐ Dessinateur paysagiste
- ☐ Horticulteur
- ☐ Cultivateur
- ☐ Monteur dépanneur radio TV
- ☐ Technicien radio TV
- ☐ Technicien électronique
- ☐ Sous-ingénieur électronique
- ☐ Monteur câbleur
- ☐ Mécanicien auto
- ☐ Electricien

- ☐ Electricien d'entretien
- ☐ Technicien électromécanicien
- ☐ Chef de chantier
- ☐ Chef d'équipe
- ☐ Métreur
- ☐ Dessinateur en bâtiment
- ☐ Monteur frigoriste
- ☐ Technicien en chauffage
- ☐ Dessinateur constr. mécanique
- ☐ Dessinateur constr. métallique
- ☐ Dessinateur en chaudronnerie
- ☐ Programmeur
- ☐ Opérateur sur ordinateur
- ☐ Pupitreur

Nom _____ Prénom _____

Adresse _____

Code Postal _____ Ville _____

UNIECO FORMATION

4945, route de Neufchâtel - 76041 ROUEN Cedex

TOUS LES RELAIS RADIO-RELAIS

18, RUE CROZATIER

75012 PARIS

Tél. 344.44.50

R.E.R. - GARE DE LYON

ouvert tout l'été

A LYON: LA BOUTIQUE ELECTRONIQUE

22, avenue de Saxe 69006 - LYON

Métro: Foch Tel: (7) 852.77.62

Ouvert du lundi au samedi

9h - 12h 14h - 19h

ouvert en aout

Librairie technique

Micro ordinateurs

 **commodore**

 Veuillez me faire parvenir votre
 catalogue général contre 25 F en chèque,
 remboursable à la première commande d'un
 montant supérieur à 100 F.

NOM.....PRENOM.....

ADRESSE.....

.....

MINITEST

Pas plus grand qu'un stylo
pour tester vos circuits



Documentation gratuite sur simple demande à :

slora

18, av. de Spichenen
B.P. 91 - 57600 FORBACH
Tél.: (8) 787.67.55

Studio - Peter MUSSLE

LORSQUE VOUS
VOUS ADRESSEZ
A NOS
ANNONCEURS,
RECOMMANDEZ-
VOUS DE

RADIO-PLANS

vous n'en
serez que
mieux servis



Editions Techniques et Scientifiques Françaises


REALISEZ les 2 MAQUETTES d'étude PAS à PAS



A. VILLARD et M. MIAUX

Un microprocesseur

PAS à PAS

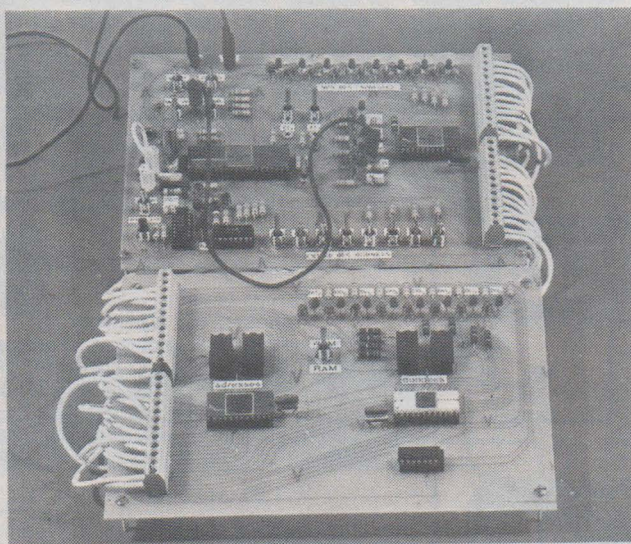

Editions Techniques et Scientifiques Françaises

Conseillé par

MICRO SYSTEMES

de mai / juin 1981

«Un microprocesseur pas à pas» tire une grande part de son originalité de son caractère pédagogique. Les auteurs proposent une formation très progressive au microprocesseur permettant son libre accès à l'électronicien de l'industrie, l'étudiant ou l'amateur éclairé. On appréciera le nombre d'applications développées contribuant à la bonne compréhension des différentes techniques décrites. ■

- Vous êtes enseignant dans un collège, un lycée technique, un IUT.
- Vous faites partie d'un club microprocesseur.
- Vous êtes industriel et devez commander un automatisme.

REALISEZ les 2 MAQUETTES d'étude PAS à PAS

Vous pourrez vous initier à la programmation, programmer votre projet, votre utilisation spécifique.

Votre revendeur pourra se procurer les composants essentiels chez R.E.A., 9, rue Ernest-Cognacq, 92301 Levallois-Perret. Tél.: 758.11.11.

Les 2 **CIRCUITS IMPRIMES**, étamés et percés, pourront vous être fournis par la Société IMPRELEC. Le Villard, 74550 Perrignier, au **PRIX DE 100 F + 5 F de port.**

Principaux chapitres

- Les mémoires.
- Automate programmable simple et composé.
- Notion de processeur.
- Structure du microprocesseur.
- Les constructions du Cosmac, CDP 1802.
- Conception d'une maquette d'étude.
- Réalisation pratique des maquettes A et B.
- Etude en pas à pas d'un programme élémentaire.
- Branchement inconditionnel et conditionnel.
- Sous-programmes.
- Entrée et sortie.
- Interrupteur.
- Introduction de données.
- Affichage numérique.
- Conversion numérique ↔ analogique.

En vente à la Librairie Parisienne de la Radio, 43, rue de Dunkerque, 75480 Paris Cedex 10.


A. Villard et M. Miaux.

359 pages, format 21 × 15 cm. Prix : 97 F • Franco : 117 F • Editions Techniques et Scientifiques Françaises, 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19.

Règlement à l'ordre de la
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque, 75480 Paris. Cedex 10

AUCUN ENVOI contre remboursement. Port Rdé jusqu'à 35 F : taxe fixe 10 F - De 35 à 75 F : taxe fixe 14 F - De 75 à 120 F : taxe fixe 20 F - Au-dessus de 120 F : taxe fixe 25 F.

A NANTES

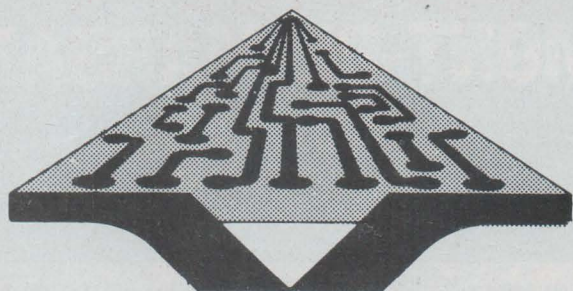

SILICONE VALLÉE

DÉPOSITAIRE  **MOTOROLA**

«les professionnels sympas de l'électronique»

**MÉMOIRES
MICROPROCESSEURS
WRAPPING** 

et tous les composants électroniques

EN SELF SERVICE

Également : kits, HP, mesure, accessoires.

COMPOSANTS HF

SILICONE VALLÉE

87, quai de la Fosse, 44100 NANTES - Téléphone (40) 73.21.67

LYON COMPOSANTS RADIO

46, QUAI PIERRE-SCIZE, 69009 LYON
R.C. 78 A 1064 - Tél. : 78.28.99.09

TOUS COMPOSANTS POUR L'ELECTRONIQUE

**VOUS NE TROUVEREZ CHEZ NOUS QUE DES
COMPOSANTS DE QUALITÉ ET DE MARQUE**

NOUS NE VENDONS NI LOTS NI SURPLUS

QUALITÉ • PRIX • CHOIX

DISTRIBUTEUR DES MARQUES SUIVANTES

- | | | |
|------------------|-------------|-----------------|
| • AKAI | • ILP | • SELECTRON |
| • AUDAX | • ITT COMP. | • SM-HOBBY-KITS |
| • AKG | • ISKRA | • SINCLAIR |
| • ALARMES | • ITT-H.P. | • SAFICO |
| • | • JOSTY-KIT | • SIARE H.P. |
| • BST | • JPS | • SIRTREL ANT. |
| • BELCOM | • JBC | • SBE |
| • BEST | • KF | • SESCOSEM |
| • CORAL | • KONTACT | • S.G.S. |
| • CTE | • LEM | • SIEMENS |
| • CDA | • LCC | • TOKAY |
| • CCI | • MOTOROLA | • THONSEN KITS |
| • CENTRAD | • NATIONAL | • TEKO |
| • ELP | • O.K. KITS | • TTI |
| • ELC | • PLAY KITS | • SUPRATOR |
| • ENGEL | • PIONEER | • SHURE |
| • FAIRCHILD | • PIRAL | • VOC |
| • FRANCE-PLATINE | • RETEX | • WARFEDALE |
| • GARRARD | • PRAL-KITS | • ZETA AMPLIS |
| • HAMEG | • RTC-SEMI | |
| • HADOS | • PROMAX | |
| • HECO | • PANTEC | |
| • HITACHI | • PHILIPS | |

**PROMOTIONS
TOUS
LES MOIS**

RÉPERTOIRE DES ANNONCEURS

ACER/REUILLY/MONTPARNASSE	
COMPOSANTS	
B.H. ELECTRONIQUE	10 11
CIBOT	IV Couv.
COMATELEC	92
COMPOKIT	12
CORAMA	8
ELECTRO KIT	9
ELECTROME	98
FANATRONIC	4 5
GAR	8
INSTITUT ELECTRO RADIO	15
INSTITUT CONTROL DATA	7
INSTITUT PRIVE D'INFORMATIQUE	
ET DE GESTION	13
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO	14 96
L.R.C.	97
OPPERMANN	93
PENTASONIC	8
RADIO RELAIS	92
ROCHE	16
SILICONE VALLEE	97
SLORA	92
SODIFAM	6
SONEREL	
UNIECO	II Couv. III Couv. 94

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| • ALIMENTATIONS SECTEUR | • FERS A SOUDER |
| • AMPLIS POUR ECOUTE CASQUE | • HAUT-PARLEURS |
| • AMPLIS DE TELEPHONE | • KITS |
| • AMPLIS DE SONO | • MICROS |
| • ANTENNES TV-FM | • PLATINES TOURNE-DISQUES |
| • APPAREILS DE MESURE | • POTENTIOMETRES |
| • AUTO-TRANSFORMATEURS | • PREAMPLI TV |
| • BAFFLES HI-FI SONO | • PRISES (LES PLUS RARES) |
| • BANDES MAGNETIQUES K7 | • QUARTZ |
| • CALCULATRICES | • RADIO-TELEPHONE |
| • CASQUES | • REGULATEURS |
| • CELLULES/DIAMANTS/SAPHIRS | • RESISTANCES |
| • CIRCUITS IMPRIMÉS | • STROBOSCOPES |
| • CONDENSATEURS | • TELEVISION (PIECES DETACHEES) |
| • CORDONS/COURROIES | • TUNERS |
| • DEMAGNETISEURS | • TUBES (LAMPES RADIO-TV) |
| • DIODES LUMINESCENTES | • VOYANTS/VU-METRES |
| • EMETTEURS/RECEPTEURS | |

REALISATION CIRCUITS IMPRIMES. Envoyez-nous un calque du texte désiré. En verre époxy 27 F le dm² + 15 F frais de port (chèque à la commande) — 30 F (contre remboursement). Règlement chèque ou mandat à la commande. **SANS DÉLAIS.**

ÉLECTROME

BORDEAUX TOULOUSE MONT-DE-MARSAN

17, rue Fondaudège
33000 BORDEAUX
Tél. (56) 52.14.18

Angle rue Darquier
et grande rue Nazareth
31000 TOULOUSE

5, place J. Pancaut
40000 MONT-DE-MARSAN
Tél. (58) 75.99.25

Pour toutes commandes 15 F de port et emballage. Contre-remboursement joindre 20 % d'arrhes + frais

ELCO 142 : MICRO TIMER PROGRAMMABLE. LE MICROPROCESSEUR RENTRE A LA MAISON.

Base sur l'emploi du TMS 1000, affichage digital de l'heure (heure-minute), du jour.
On le programme grâce à un clavier de 20 touches. Il possède 4 sorties (4 relais 3 A) et est alimenté en 9V 1 A (transfo non fourni). Visualisation des sorties en service par 4 leds.

Exemples d'application :

- Contrôle du chauffage sur la sortie 1. Mise en route du chauffage à 5 h du matin, arrêt à 9 h, remise en route à 17 h, arrêt à 23 h, et cela tous les jours ouvrables de la semaine (du lundi au vendredi) le samedi et le dimanche le chauffage reste toute la journée, donc mise en route à 5 h du matin, arrêt à 23 h.
 - Sur sortie 2, commande d'un buzzer pour le réveil du lundi au vendredi à 7 h jusqu'à 7 h 10, pas de réveil le samedi et le dimanche.
 - Sortie 3, commande de la radio de 7 h 20 à 8 h 20, du lundi au vendredi.
 - Sur sortie 4, commande de la cafetière électrique du lundi au vendredi de 7 h 10 à 8 h 10, le samedi et le dimanche de 9 h 30 à 10 h 30.
- Nombreuses autres possibilités : pendule d'atelier, contrôle du four électrique, arrosage automatique, enregistrement d'émissions radio ou sur magnéto, contrôle d'aquarium, etc.

ELCO 142 450,00 F

ELCO 23 : Les discothèques se l'arrachent. Chenillard 8 canaux multiprogramme.

La technique du Microprocesseur au service du jeu de lumière.
512 fonctions qui se déroulent automatiquement, deux vitesses de défilement réglables qui s'enchaînent après 256 cycles. Sortie sur Triacs 8 A - Alimentation 220 V.

ELCO 23 390,00 F

ELCO 135 : Trucage électronique permet d'imiter le bruit d'une détonation, aboiement de chien, explosion, accélération de moto, sirène police, etc. indispensable pour vos soirées.

ELCO 135 230,00 F

Un circuit intégré incroyable : tous les bruits : circuit intégré bruiteur, peut faire bruit explosion, détonation, course moto, crasch voiture, sirène spatiale, aboiement chien, cri d'oiseau, bruit pour flipper, train à vapeur, etc. avec sa notice 75,00 F

Circuit intégré digital horloge-réveil, avec son bloc afficheur, faible consommation, avec notice 39,00 F

NOUVEAU

ELCO 202 THERMOSTAT DIGITAL

de 0 à 99° (afficheurs 13 mm). Permet la mise en mémoire d'une température de déclenchement du chauffage et une température d'arrêt. Sortie sur relais 5 A, témoin de fonctionnement, affichage des températures et des mémoires, garde les mémoires même en cas de coupure secteur. Idéal pour chauffage, aquarium, air conditionné voiture, photo, etc...

225.00 F

ELCO 201 FREQUENCEMETRE DIGITAL 50 MHz

(6 afficheurs 13 mm) 0 à 50 MHz. Piloté par quartz. Idéal pour cibiste, labo, etc...

375.00 F

ELCO 106 GENERATEUR 9 RYTHMES

5 Instruments, avec ampli de contrôle, sélection des rythmes par touch-control, réglage tempo et volume.

225.00 F

MODULE

SONO
GUITARE

GOLDPOWER

MODULES pré-réglés,
testés, garantis

DISPONIBLE SUR PARIS :

FANATRONIC - 35 rue de la Croix Nivert - 75015 PARIS

Sté TERAL - 26 rue Traversière - 75012 PARIS

SPECIAL GUITARE

Mixage 3 guitares 2 micros 1 auxiliaire. Correcteur de tonalité. Volume général. Réglage de sensibilité. Un à chaque entrée. Avec ampli.

60 W 450,00 F
80 W 495,00 F
120 W 570,00 F

ALIMENTATION

Tsfo 2x15V3A 90,00 F
Tsfo 2x18V3A 150,00 F
Tsfo 2x24V4A 195,00 F

AMPLI

protège courts circuits. Distorsion inférieure 0,1 %.
60 W efficaces 250,00 F
80 W efficaces 295,00 F
120 W efficaces 370,00 F

A RETOURNER A : ELECTROME 17 rue Fondaudège - 33000 BORDEAUX

☐ Je désire recevoir documentation sur Kit ELCO. Ci-joint 3 F en timbres.

☐ Je désire commander le kit ELCO. Ci-joint F

☐ en chèque ☐ mandat ☐ en C.R.
(+ 15 F de port, et frais en vigueur si C.R.)

Cocher ou compléter la case correspondante

☐ Veuillez m'expédier le catalogue ELECTROME. Ci-joint 15 F ☐ en timbres ☐ par cheque.

NOM

Adresse

électronique radio - tv



des métiers d'avenir ...

électronique

- Electronicien
- Monteur câbleur
- Dessinateur d'étude
- Technicien électronicien
- Technicien en automatisme
- Technicien en téléphonie
- CAP-BP
- BTS Electronicien

radio - tv


- Monteur dépanneur radio TV Hi-Fi
- Monteur dépanneur radio TV
- Monteur dépanneur radio ou TV
- Technicien radio TV
- Technicien radio TV Hi-Fi (existe aussi en formule accélérée)
- Technicien en sonorisation

FORMATION CONTINUE

Si vous travaillez dans une entreprise occupant plus de dix salariés, vous avez la possibilité de bénéficier de la loi du 16 juillet 1971 sur la formation professionnelle continue et ainsi, de suivre vos études gratuitement. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet.


AVEC UN MATERIEL D'APPLICATION

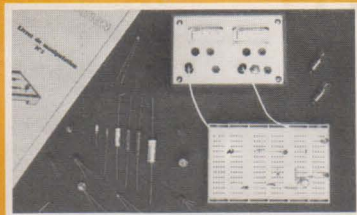Chez vous, à votre rythme, vous suivrez l'une de nos formations qui vous permettra d'acquérir les connaissances théoriques nécessaires à une bonne maîtrise professionnelle. Ainsi par petites étapes, vous connaîtrez l'électronique et ses diverses techniques d'application. Tout au long de cette étude un professeur spécialisé vous guidera et vous aidera à progresser efficacement.




LE MINI-LABORATOIRE

Pour bien maîtriser l'électronique, il faut posséder de solides bases techniques. C'est pour cela que nos techniciens ont mis au point pour vous, ce Mini Laboratoire, véritable « Centre d'apprentissage à domicile »: 1 circuit d'expérimentation, deux galvanomètres, plus de 100 composants. Le tout accompagné de 3 manuels de plus de 200 pages avec devoirs auto-correctés et une multitude d'expériences passionnantes et enrichissantes.

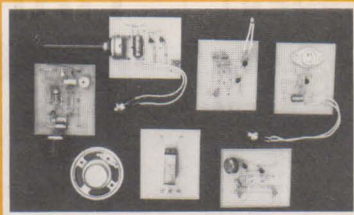

6 KITS COMPLETS

Apprenez l'électronique en vous distrayant avec: un émetteur radio - une minuterie - un antivol avec sirène - une cellule photoélectrique - un relais 220 V - un détecteur de chaleur. Tout est fourni: circuits imprimés, composants, et tous les accessoires (HP, micro, relais, etc.). Et en plus... les kits se combinent entre eux pour obtenir des applications vraiment étonnantes. Par exemple, dès que la nuit tombe, vos lampes s'allument toutes seules.

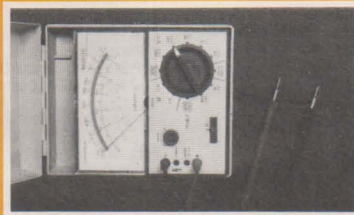

LE CONTROLEUR UNIVERSEL

Pour compléter votre formation, un contrôleur universel, modèle professionnel, comprenant 39 calibres de mesure et qui deviendra votre outil de tous les jours. Présenté dans un boîtier de protection, il s'agit d'un appareil de conception très moderne, répondant à tous les besoins de l'électronicien. En plus... vous recevrez le « Guide pratique de la mesure » 130 pages illustrées pleines de conseils et d'astuces pour exploiter à fond votre contrôleur.



UN AMPLIFICATEUR STEREO 2 x 10 WATTS

Monter soi-même un véritable ampli stéréo: une façon originale de joindre l'utile à l'agréable. Tout vous est fourni: circuit imprimé complet, composants, circuits intégrés et notice de montage. En fin d'étude, vous conserverez un ampli complet, de 2 x 10 watts réels avec préampli, connecteur RIAA, graves et aigus, volume et balance. Alimentation secteur incorporée.

BON GRATUIT

et sans aucun engagement pour être documenté sur notre enseignement



- ☐ ELECTRONICIEEN
- ☐ MONTEUR CABLEUR
- ☐ DESSINATEUR D'ETUDE
- ☐ TECHNICIEN ELECTRONICIEEN
- ☐ TECHNICIEN EN AUTOMATISME
- ☐ TECHNICIEN EN TELEPHONIE
- ☐ CAP-BP TOUTES OPTIONS
- ☐ BTS ELECTRONICIEEN



- ☐ MONTEUR DEPANNEUR RTV HIFI
- ☐ MONTEUR DEPANNEUR RTV
- ☐ MONTEUR DEPANNEUR RADIO OU TV
- ☐ TECHNICIEN RTV HIFI (formule traditionnelle et accélérée)
- ☐ TECHNICIEN RTV
- ☐ TECHNICIEN EN SONORISATION.

POSSIBILITE
DE COMMENCER
VOS ETUDES
A TOUT MOMENT
DE L'ANNEE.

Unieco-Formation établissement privé d'enseignement par correspondance soumis au contrôle pédagogique de l'Etat.

NOM PRENOM

AGE (facultatif) PROFESSION (facultatif)

Adresse

Code postal VILLE

N° téléphone (facultatif)

Indiquez ci-dessous le secteur ou le métier qui vous intéresse:

Avec l'accord de votre employeur, étude gratuite pour les bénéficiaires de la Formation Continue (loi du 16 JUILLET 71)

Possibilité de commencer vos études à tout moment de l'année.

UNIECO-FORMATION, 3945, route de Neufchâtel, 76025 ROUEN Cédex.

TOM DOM ET AFRIQUE. DOCUMENTATION SPECIALE PAR AVION BELGIQUE: 21-26, QUAI DE LONGDOZ 4020 LIEGE

CIBOT

Maison fondée en 1947
1, 3 et 12, RUE DE REUILLY, 75012 PARIS

TEL. : 346.63.76 (lignes groupées)

Magasins ouverts tous les jours sauf dimanche et fêtes
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 heures

EXPEDITIONS RAPIDES PROVINCE ET ETRANGER

A TOULOUSE : 25, RUE BAYARD. TEL. : (61) 62.02.21

Magasin ouvert tous les jours sauf fêtes, dimanche
et lundi matin, de 9 h 30 à 19 h sans interruption

COMPOSANTS

Distributeur «SIEMENS»

Tous les circuits intégrés. Tubes électroniques et cathodiques. Semi-conducteurs. ATEs - RTC - RCA - SIGNETICS - ITT - SESCOSEM - Opto-électronique - Leds - Afficheurs

JEUX DE LUMIERE SONORISATION - KITS

(plus de 300 modèles en stock)

APPAREILS DE MESURE

Distributeur «METRIX»

CdA - CENTRAD - ELC - HAMEG -
ISKRA - NOVOTEST - VOC - TELEQUIPMENT
Démonstration et Vente
par Techniciens Qualifiés

PIECES DETACHEES

plus de 20.000 articles en stock

SINCLAIR

SUPER PROMO! MULTIMETRE DIGITAL «PDM 35»

2000 points
Continu 1 mV/1000 V
Altern. 1 V/500 V.

290F



MULTIMETRE Modèle Y5 EN

(Made in Japan)
20000 ΩV en cont. et 10000 ΩV en altern.
V. continu : 0/5-25-125-500 (1 000 V).
V. altern. 0/10-50 μA-250-1000 V.
I. continu : 0/50 μA-250 mA.
Résist. : 10 ohms, 1 K ohm.
Protection par 2 diodes limiteuses.
Livré avec cordons. 162F



MULTIMETRE Modèle M 650

(Made in Japan)
50000 ΩV en cont. et 15000 ΩV en alt.
V. cont. : 0,3, 12, 60, 300, 600, 1200 V.
V. alt. : 0,6, 30, 120, 300, 1200 V.
I. cont. : 0, 0,03, 6, 60, 600 mA.
Ω : 0, 16, 160 K, 1,6 et 16 MΩ.
dB : — 20 à + 63.
Livré avec piles et cordons. 238F



ALIMENTATIONS ELC

• AL 745 AS. TENSION réglable de 0 à 15 V.
Contrôle par voltmètre. Stabilisation meilleure que 1 %. Résiduelle inf. à 5 mV C à C.

INTENSITE : réglable de 0 à 3 A. Contrôle par ampèremètre.
PROTECTION : par limiteur de courant et fusible.
AUTRES CARACTERISTIQUES : alimentation secteur 220 V 50 Hz. 180 x 75 x 120 mm.
Masse 3 kg. 370 F

• AL 781. TENSION : Réglable de 0 à 30 V. INTENSITE : Réglable de 0 à 5 A.
Résid. meilleure que 5 mV C à C de 0 à 24 V sous 5 A ou de 0 à 30 V sous 3 A.
Contrôle de la tension par voltmètre à deux gammes, de l'intensité par ampèremètre à deux gammes. Sorties flottantes. Stabilisation meilleure que 1 %. Protection par limiteur de courant et fusible. 283 x 150 x 185 mm. Masse 4,5 kg. 1 170 F.

• AL 784. 12 V, 3 A. 189 F
• AL 785. 12 V, 5 A. 290 F
• AL 786 5 V, 3 A. 189 F
• AL 811 3-4,5-6-7,5-9-12 V, 1 A. 160 F

OSCILLOSCOPES

TELEQUIPMENT

• Type D 32, 2 voies, 10 MHz.
Batteries incorporées. N.C.
Prix avec 2 sondes TP 2. 9580F
• Type D 67 A. Double trace, 25 MHz.
Surface utile écran : 8 x 10 cm.
Prix avec 2 sondes TP 2. 3890F
• Type DM 64, 2 voies, 10 MHz.
Modèle à mémoire.
Sensibilité 1 mV.
Prix avec 2 sondes TP 2. 12000F
• D 1010, 2 x 10 MHz. 3540F
• D 1011, 2 x 10 MHz. 3890F
• D 1016, 2 x 15 MHz. 5110F
Prix avec 2 sondes TP 2.

HAMEG



HM 307/3

• HM 307/3. Simple trace. Ecran Ø 7 cm.
Ampli Y : simple trace DC 10 MHz (— 3 dB).
Atténuation d'entrée à 12 positions ± 5 %.
De 5 mV à 20 V/Division. Vitesse de 0,2 s à 0,5 μs. Testeur de composants incorporé.
Prix avec 1 cordon gratuit. 1 590F

• HM 312/8
Ampli V : Double trace 2 x 20 MHz à 5 mV/cm.
Temps de montée 17,5 ns. Atténuateur : 12 positions. Entrée : 1 M/30 pF.
Ampli X : de 0 à 1 MHz à 0,1 V/cm. B. de T. de 0,3 s/cm à 0,3 micro/s en 12 positions. Loupe électronique x 5.
Synchro inter. ext. T.V. : Générateur de signaux carrés à 500 Hz 2 V pour étalonnage.
Equipements : 34 transistors, 2 circuits intégrés, 16 diodes, tube D 13, 620 GH, alim. sous 2 kV. Secteur 110/220 V - 35 VA. Poids : 8 kg.
Dim. : 380 x 275 x 210 mm.
Prix avec 1 sonde 1/1 + 1/10. 2 440 F

• HM 412/5
Double trace. Ecran de 8 x 10 cm, 2 x 20 MHz.
2 canaux DC à 50 MHz, ligne à retard. Sensib. 5 mVcc-20 Vcc/cm. Régl. fin 1 : 3. Base de temps 0,5 s-20 ns/cm (+ x 5). Déclenchement 1 Hz à 70 MHz, +/—, touche TV. Fonction XY sur les 2 canaux av. même calibration. Somme des deux canaux. Différence par inversion du canal I. Dim. de l'écran 8 x 10 cm. Accél. 12 kV, graticule lumineux.
Prix avec 1 sonde 1/1 + 1/10. 5 830 F

• HM 812 2 x 50 MHz. Mémoire.
Prix avec 1 sonde 1/1 + 1/10. 16 150 F

elc

• SC 754. 12 MHz.
Prix avec 1 sonde. 1700F

CENTRAD

• OC 975. 2 x 20 MHz.
Avec sonde 1/1 + 1/10. 2950F
• (VOC) TRIO
Avec 2 sondes 1/1 + 1/10. 3700F

SIEMENS

ALLUMAGE ELECTRONIQUE «SRP2000»



Appareil simple, fiable et miniaturisé, à monter vous-même, en quelques instants sur votre véhicule. Plusieurs avantages : • Dès le contact, mis, l'étincelle jaillit : démarrage amélioré • Très faible, le courant traversant les rupteurs n'use pas les contacts.
Fiche technique : Élément d'enclenchement : transistor Darlington, triple diffusion. Courant : 4 A • Vitesse jusqu'à 500 Kc/s • Durée de l'étincelle (typiquement) : 200 μs. Livré avec 3 fils (blanc, bleu, rouge) de 70 cm, 1 fil noir de 15 cm.

Garantie 1 AN.
En kit, avec mode d'emploi très clair. 199F

SHARP

«PC 1211» Ordinateur de poche



Utilise le langage BASIC. Traite des calculs complexes. Affichage avec matrice à points jusqu'à 24 chiffres avec affichage flottant. Capacité de programme 1424 pas. 26 mémoires avec protection. Programmes et données peuvent être gardés sur magnéto. Avec interface pour magnéto. à K7
PRIX : 1350 F
• Avec interface comprenant une imprimante et prise pour enregistreur. 2076 F

WELLER

Toute la gamme en stock



(Voir article dans Radio-Plans de mai 81)

DES PRIX PROMOTION

Fers spéciaux particulièrement indiqués pour les circuits C.-MOS, microprocesseur, mémoires.

TCP 24 V/50 W. 256 F
Bloc alimentation et support antidéperdition (220 V/24 V). 350 F
Panne de rechange. 15 F
Panne longue ou panne fine. 24 F
T3000 (TEMTRONIC) 24 V/50 W. 472 F
Le premier fer électronique à température réglable de façon continue entre 200 et 400 °C.
Bloc alimentation et support. 350 F
Panne de rechange longue durée. 18 F

DEMANDEZ LE NOUVEAU CATALOGUE JANVIER 1981

182 pages abondamment illustrées de COMPOSANTS ELECTRONIQUES, PIECES DETACHEES et APPAREILS DE MESURES (contre 20 F)

BON A DECOUPER (ou à recopier)

et à adresser à CIBOT, 3, rue de Reuilly, 75012 Paris.

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

Ci-joint la somme de 20F : ☐ en chèque bancaire ☐ en chèque postal ☐ en mandat-lettre

Tous les COMPOSANTS et APPAREILS DE MESURE
1, 3 et 12, rue de Reuilly, 75012 PARIS

TOUS LES KITS, LES HAUT-PARLEURS, LA SONO
136, boulevard Diderot, 75012 PARIS

A TOULOUSE : LIBRE SERVICE