



### SERVICE APRES-VENTE

PIECES DETACHEES D'ORIGINE

JVC Sansui SONY

**Panasonic** SHARP Technics

PIONEER SILVER TOSHIBA

**DEPARTEMENT METROLOGIE** 

60, rue de Wattignies Beckman



WELLER

LEADER Weller.

IG 100 EC ENSEMBLE DE DESSOUDAGE ENS. DE DESSOUDAGE PTS PAR PTS ALIM. ET

**ACCESSOIRES DIVERS** 

POSTE DE SOUDAGE THERMOREGLABLE ENSEMBLE DE SOUDAGE

SONDE COMBINEE OSCILLOSCOPE X 1 X 10 CABLE BNC - BNC ADAPTATEUR FICHE BNC MALE/2 BANANES

VELLES TO THE UNIVERSEL CORDONS COPIE UNIVERSEL CORDONS COPIE PERIFEL SORDONS COPIE SERVICE OF THE CORDON COPIE SERVICE OF THE COPIE SERVICE OF THE COPIE SERVICE OF THE COPIE SERVICE SON OF THE COPIE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SON OF THE COPIE SERVICE SERV

JELT G.M.
BOMBE NETTOYANTE TOUS CONTACTS
JELT G.M.
SOLVANT NETTOYANT A SEC JELT G.M.

PROMO LABO KF

**PROMOTION** 

TTC

3558.00

5930,00 1008,10 770,90

TTC

220,00

120,00

89.00

61,00

69,00

101,18

75,04 249,58 277,40 328,83 370,15 53,96

51.43

transparent tout papier
3 Plaques epoxy présensibilisées
150 X 200 mm
3 Litres de perchlorure de fer
1 Sachet Révélateur

H.T. 1517,70 T.T.C. 1800.00



	MIRES LCG 404 PAL/SECAM III B.C.D.G.H.I.K.et L.		
1	LCG 404 PAL/SECAM III B.C.D.G.H.I.K.et L. SON: 55/6/65 MHZ (AM/FM) SECAM III B.C.D.G.H.I.K.L SON: 5.5/6/6.5 MHZ (AM/FM)	16914,00	20060 13180
ı	DIVERS	3364,25	3990
-	LCT 910 A REGENERATEUR TUBE TV N/B-COULEUR LMV 181 A MILLIVOLTMETRE 100 UV A 300 V DISTORTIOMETRE DE 20 HZ A 20 KHZ 0,1 %	3364,25 2331,36 8427,48	2765 9995
i	LUTRON	нт	TTC
	U000	DM 6014 Multimètre avec pin	ce ampè-
8	Multimètre capacimètre, transistomètre, 3 fonctions en un seul appareil. 672,85 T.T.C. 798,00	Multimètre avec pin remétrique. Apparei tion industrielle, p mesurer des couran 400 A. Avec étui H.T. T.T.C.	809,45 960,00
7	DM 6010 MULTIMETRE DM 6011 MULTIMETRE DM 6013 CAPACIMETRE CRISTAUX LIQUIDES	529.51 577,57 657,67	628 685 780
6	METRIX	нт	TTC
0			
0		7	100
5	[ Since	9 9	:1
0	OX 710 B OSCILLOSCOPE 2 X 15 MHZ AVEC TESTEUF COMPOSANTS MX 430 CONTROLEUR ANALOGIQUE 40 KOHMS/V MX 462 CONTROLEUR ANALOGIQUE 20 KOHMS/V MX 522 MULTIMETRE 3 1/2 DIGITS 2000 PTS AUTRES PRODUITS SUR COMMANDE	2984,82 789,20 624,78 744,52	3540,00 936,00 741,00 883,00
8	MONACOR	нт	TTC
	Value of the second	Sales of the sales	
0 000000	VM-1000	CM-3	900
		1	
000000000	CM 200 CAPACIMETRE DIGITAL O PF A 2000 UF GENERATEUR BF 10 HZ A 1 MHZ GENERATEUR BF 10 HZ A 1 MHZ GENERATEUR BF 10 HZ A 1 MHZ MILLIVOLTMETRE DECADE DE RESISTANCES DE 1 OHM A 11 M OHMS	657,67 1332,21 1222,60 1677,90 504,22	780,00 1580,00 1450,00 1990,00 598,00
	ALAME DA 994 CENTRALE D'ALAMME 6 ZONES SEPAREE CENTRALE D'ALAMME 4 ZONES SEPAREE CENTRALE D'ALAMME 1 ZONES CENTRALE D'ALAMME 4 ZONES SEPAREE CENTRALE D'ALAMME 4 ZONES SEPAR	576,73 1041,31 ES 654,30 11,80 12,64 294,26 231,87	1870,00 1235,00 776,00 14,00 15,00 349,00 275,00
	DEDICELED CADELTA		Non-Addition


CUR DE FONCTION DEMETRE 5 HZ A 500 OCHE PAL OCHE SECAM K

SECAM K

MM
4164-15 19.99
2716 59.00
2732 93.00
2764 150.00
6116 90.00
27128 70.00
6502 110.00
6522 90.00
6532 110.00
6551 105.00

TBA 1205



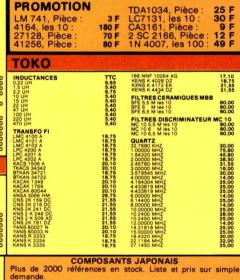

### LIBRAIRIE

- TEXAS

SUR PLACE UN ATELIER DE REPARATION OFFICIEL AUDIO-TELE-VIDEO A LA DISPOSITION DES PROFESSIONNELS ET DU GRAND PUBLIC.

### VENTE PAR CORRESPONDANCE

1) Paiement à la commande forfait port et emballage : 35 F. AMIS DE PROVINCE : AU DESSUS DE 1000 F D'ACHAT, PORT GRATUIT.

2) Contre remboursement : acompte 20% à la commande 3) ALGERIE: Vente hors taxes maxi par colis: 1300 F. (port inclus).

DETAXE A L'EXPORTATION

Nous honorons les commandes des Ecoles, des Administrations et des Centres de Formation Professionnelle. Ces prix sont donnés à titre indicatif et peuvent varier sans

HORAIRES: Du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h 30. Le vendredi fermeture à 17 h 30. Métro Michel Bizot. TRES GRAND PARKING GRATUIT A VOTRE DISPOSITION.

200, avenue d'Argenteuil 92600 ASNIERES

Magasin ouvert du mardi au samedi inclus de 9h à 12h et de 14h15 à 19 h

Commandez par téléphone :

47.99.35.25 ou 47.98.94.13 et gagnez du temps.

SPECIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE **DEPUIS 9 ANS** 

EXPEDITIONS RAPIDES (P et T) sous 2 jours ouvrables du matériel en stock. Commande minimum : 40 F+port. Frais de port et d'emballage : PTT ordinaire : 24 F. PTT URGENT : 30 F. Envoi en récommandé : 35 F pour toutes les commandes supérieures à 200 F. Contre remboursement (France métropolitaine uniquement) : recommandé+taxe : 38 F. DOM-TOM et étranger : règlement joint à la commande+port recommandé. PAR AVION : port recommandé+55 F. (sauf en recommandé : les marchandises voyagent toujours à vos risques et périls). Pour l'étranger, règlement uniquement par Mandat

VOTRE REGLEMENT N'EST ENCAISSE QU'APRES EXPEDITION DU MATERIEL

### **EXPOSES EN MAGASIN ET GARANTIS 1 AN**

NOTICE DE MONTAGE DETAILLEE JOINTE (LC=avec boîtier)

CERTAIN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
KITS * JEUX DE LUMIERE * PL 03 Modulateur 3 voies, 3 × 1200 W + préampli 100 F PL 07 Modulateur 3 voies, 3 × 1200 W + préampli 100 F PL 07 Modulateur 3 voies, 3 × 1200 W + inverse 100 F PL 09 Modulateur 3 voies, 3 × 1200 W + MICRO 120 F PL 37 Modulateur 4 voies, 3 × 1200 W + MICRO 120 F PL 37 Modulateur + Chenillard 4 voies 4 × 1200 W 180 F PL 13 Chenillard 4 voies, 4 × 1200 W 120 F PL 13 Chenillard 4 voies, 4 × 1200 W 120 F PL 13 Chenillard 4 voies, 5 × 1200 W MOULE 150 F PL 14 Chenillard 10 voies, 10 × 1200 W 220 F PL 17 Chenillard 10 voies, 10 × 1200 W 220 F PL 17 Chenillard 10 voies, 2048 programmes 400 F PL 15 Strobascope 40 joile 100 W 40 F RM 50 Gradateur de lumière 1000 W 410 F RM 50 Gradateur de lumière 1200 W 411 C 97 F PL 40 Clap-interropteur, sortie sur relais 90 F PL 30 Clap-interropteur, sortie sur relais 90 F Refigi lumiatre 00 7 Modulateur 4 voies + che- nillard 4 voies + gradateur 4 voies + che- nillard 4 voies + gradateur 4 voies + che- nillard 4 voies + gradateur 4 voies + che- nillard 4 voies + gradateur 5 voies + che- nillard 4 voies + gradateur 5 voies + che- nillard 4 voies + gradateur 5 voies + che- nillard 4 voies + gradateur 5 voies + che- nillard 4 voies + gradateur 5 voies + che- nillard 4 voies + gradateur 5 voies + che- nillard 4 voies + gradateur 5 voies + che- nillard 4 voies + gradateur 5 voies + che- nillard 4 voies + gradateur 5 voies + che- nillard 6 voies + che-
PL 03 Modulateur 3 voies, 3 × 1200 W 90 F PL 05 Modulateur 3 voies, 3 × 1200 W + préampli 100 F
PL 07 Modulateur 3 voies, 3 × 1200 W + inverse . 100 F PL 09 Modulateur 3 voies, 3 × 1200 W à MICRO 120 F
PL 37 Modulateur + Chenillard 4 voies 4 × 1200 W 180 F
OK 126 Adaptateur MICRO pour modulateur 77,40 F
PL 24 Chenillard 6 voies, 6 × 1200 W MODULE — 150 F
EL 42 Chenillard 10 voies, 10 × 1200 W 220 F PL 71 Chenillard 8 voies, 2048 programmes 400 F
PL 15 Stroboscope 40 joules
KN 58 Gradateur de lumière 1200 watt LC 97 F
OK 5 Inter à touch control 1200 W 83,30 F
KP 9 Clap-control, sortie sur relais 75 F
PL 36 Télérupteur 90 F EL 40 Stroboscope 150 joules (avec tube) 150 F
EL 43 Stroboscope 2 x 150 joules (avec tube) 250 F EL 46 Stroboscope 300 joules (avec tube) 250 F
Régie lumière 007 - Modulateur 4 voies + che-
par voie - Visualisation par leds
inters, douilles, voyants, etc. 239 F
KITS « AMPLI - PREAMPLI - EQUALIZER »
PL 52 Ampli stéréo 2 × 15 W ou mono 30 W . 160 F
Inters, douilles, voyants, etc.   239 F
UK 32 Ampli BF 30 W / 4,8 Ω
PL 93 Ampli-préampli correcteur stéréo 2 × 45 W 450 F PL 97 Amplificateur HI-FI 80 W efficaces 290 F
PL 99 Amplificateur guitare 80 W efficaces 390 F
EL 148 Equalizer stéréo 6 voies
PL 62 Vu-mètre stéréo 2 × 6 leds 100 F EL 65 Vu-mètre stéréo à aiguilles 92 F
KP 52 Préamplificateur pour micro 40 F KP 57 Préampli stéréo pour cellule 43 F
KN 25b Vu-mètre mono à 12 leds · LC 149 F
KITS « EMISSION - RECEPTION » Plus 35 Emetteur FM, 3 W de 88 à 108 MHz 140 F
MICRO ELECTRET AVEC NOTICE
PL 50 Mini récepteur FM + amplificateur 160 F
OK 44 Décodeur stéréo à C.I
KN 60 Convertisseur AM/VHF 118 - 130 Mhz LC 73 F KN 61 Convertisseur FM/VHF 150 - 170 Mhz LC 85 F
OK 122 Récepteur 50 à 200 MHz, 5 gammes 125 F KN 74 Oscillateur Code Morse LC
KN 74 b Manipulateur pour Code Morse 39 F
OK 167 Récepteur 27 MHz, 4 canaux, LC 255 F
OK 177 Récepteur bande Police, FM, LC 255 F
OK 163 Récepteur AM, bande AVIATION, LC . 255 F OK 181 Décodeur de BLU ou CW
OK 81 Récepteur PO-GO, sur écouteur 65 F OK 165 Récepteur bande CHALUTIERS, LC 255 F
PL 79 Récepteur FM stéréo, 88 à 104 MHz 260 F
OK 130 Modulateur UHF, son/image
PL 17 Convertisseur 27 MHz sur PO 90 F
PL 33 Générateur 9 tons pour appels CB 90 F PL 23 Emetteur 27 MHz en FM, 1 watt 100 F
KR 25b Vu-mètre mono à 12 leds   LC
Portée plusieurs km. Alim. de 4,5 à 40 V 58,F
EFM 5 w Emetteur FM 5 watts réglable 303 F
OK 93 Préampli d'antenne PO-GO-OC-FM 39 F
KN 65b Récepteur FM (IDA 7000) LC 179 F FM 108s Tuner FM stéréo LC 299 F
KITS « AUTO · MOTO »
PL 57 Antivol à ultra-sons pour voiture
PL 32 Interphone moto à 2 postes 160 F OK 35 Détecteur de verglas 67,60 F
PL 83 Compte-tours digital pour auto 0-9900 T/m 150 F PL 76 Allumage électronique à décharge capacitive 270 F
OK 20 Détecteur de réserve d'essence à led 53,90 F
FM 108s Tuner FM stérée LC 299 F KITS - AUTO I MOTO -  OK 46 Cadencew pour esvuie-glace, réglable 73.50 F PL 57 Antivol a ultra-sons pour voiture 199 F PL 57 Antivol a ultra-sons pour voiture 199 F PL 32 interphone moto à 2 postes 160 F OK 35 Défecteur de verglas 57.60 F PL 83 Compte-tours digital pour auto 0-9900 T/m 150 F PL 176 Allumage électronique à décharge capacitive 270 F UK 20 Défecteur de réserve d'essence à led 53.90 F PL 69 Modulatur, 3 voies à leds pour voiture 100 F OK 154 Antivol moto avec détecteur de chocs 125 F PL 47 Antivol pour voiture temporisé 110 F PL 92 Stroboscope pour réglagle auto-moto 140 F PL 92 Stroboscope pour réglagle auto-moto 140 F PL 92 Stroboscope sons rès performant pour voiture LC sortie sur relais 250 F KITS FIRET ELET AUTOMBLES
PL 92 Stroboscope pour réglagle auto-moto 140 F
NUS 5M Antivol a ultra sons très performant pour voiture - LC - sortie sur relais 250 F
OK 11 Pile ou tace électronique à LEUS 38,20 F
OK 22 Labyrinthe électronique digital 87.20 F OK 48 421 électronique à LEDS $(7 \times 3)$ 171,50 F
KITS " TEMPS ET TEMPERATURE "
EL 128 Horloge digitale, heure et minute en 12 v 124 F OK 141 Chronomètre digital, 0 à 99 s en 2 gam. 195 F OK 1 Minuterie 10 s à 5 mn, sortie sur triac.
OK 1 Minuterie 10 s à 5 mn, sortie sur triàc. P 1600 W

KITS « JEUX DE LUMIERE »	PL 29 Thermostat réglable, 0 à 99° s/relais 90 F PL 45 Thermostat digital, 0 à 99° s/relais 210 F
PL 03 Modulateur 3 voice 3 × 1200 W + préampli 100 F	FI 202 Thermostat digital 0 à 990 2 mémoires 225 F
PL 03 Modulateur 3 voies, 3 × 1200 W 90 F PL 05 Modulateur 3 voies, 3 × 1200 W + préampli 100 F PL 07 Modulateur 3 voies, 3 × 1200 W + inverse 100 F	EL 203 Thermostat digital. O à 99° 4 mémoires . 260 F
	PL 88 Thermomètre digital NEGATIF —50° à +9° 200 F
PL 37 Modulateur + Chenillard 4 voies 4 × 1200 W 180 F EL 11 Voie négative pour modulateur 26 F	PL 94 Temporisateur digital de 15 à 15 secondes 250 F
OK 126 Adaptateur MICRO pour modulateur 77.40 F	KITS « TELECOMMANDE » PL 85 Télécommande infra-rouge. Emet. + récept 180 F
OK 126 Adaptateur MICRO pour modulateur 77,40 F PL 13 Chenillard 4 voies, 4 × 1200 W 120 F PL 24 Chenillard 6 voies, 6 × 1200 W MODULE 150 F	OK 106 Emetteur ultra-sons Portée 83,30 F
PL 24 Chenillard 6 voies, 6 × 1200 W MODULE — 150 F	OK 108 Récepteur ultra-sons. Sortie, relais 93.10 F
EL 42 Chenillard 10 voies, 10 × 1200 W 220 F	UK 168 Emetteur infrarouges, P.6-8 m 125 F
PL 15 Stroboscope 40 joules	OK 170 Récepteur infrarouges. Sortie, relais 155 F
LL 42 Chemilard 10 voies, 10 × 1200 W  220 F  PL 71 Chemilard 8 voies, 2048 programmes  400 F  PL 15 Stroboscope 40 joules  120 F  PL 11 Gradatour de lumière 1000 W  40 F  KM 58 Gradateur de lumière 1200 watt LC  97 F  PL 48 Gradateur à touch control 1000 W  120 F  0K 5 Inter à touch control 1200 W  83,30 F  91 20 Cles Intervateurs accise sur relaise  98 F	Plus 22 Télécom secteur 1 canal émet. + récep. 170 F Pl. 67 Télécom. 20 MHz, codée, portée 200 m L'émet. + récept. Sortie sur relais, Al. 9V 320 F EL 142 Programmateur universel sur 8 jours
KN 58 Gradateur de lumière 1200 watt LC 97 F	L'émet. + récept. Sortie sur relais, Al. 9V 320 F
OK 5 Inter à touch control 1200 W 83 30 F	EL 142 Programmateur universel sur 8 jours
PL 30 Clap-interrupteur, sortie sur relais 90 F	4 fonctions. Sortie sur relais 490 F EL 123 Sablier 3 temps réglables. S/Buzzer 70 F PL 72 Barrière ou télécommande à ultrasons
	PL 72 Barrière ou télécommande à ultrasons
PL 36 Telérupteur 90 F EL 40 Stroboscope 150 joules (avec tube) 150 F EL 43 Stroboscope 2x 150 joules (avec tube) 250 F EL 46 Stroboscope 300 joules (avec tube) 250 F	Emet. + Récept. portée 6-8 m 160 F
EL 40 Stroboscope 150 joules (avec tube) 150 F	Emet. + Récept. portée 6-8 m
FI 46 Stroboscope 2 x 150 joules (avec tube) 250 F	PL 64 Programmateur domestique 4 fonctions à
Régie lumière 007 - Modulateur 4 voies + che-	PL 64 Programmateur domestique 4 fonctions à programmer sur 8 jours - Avec horloge - Sorties sur relais livrés - Très per
Régie lumière 007 - Modulateur 4 voies + che- nillard voies + gradateur 4 voies. 1200 W par voie - Visualisation par leds . 429 F 006 Coffret et accessolres pour 007. boutons. Inters, doulles, voyants, etc 239 F	formant 500 F
par voie - Visualisation par leds	KITS . MESURE ET ATELIER .
inters douilles voyants etc. 239 F	PL 08 Alimentation 3 à 12 V/0,3 A (av. transfo) . 100 F EL 49 Alimentation 3 à 30 V/1.5 A (av. transfo) . 150 F
KITS . AMPLI . PREAMPLI . FOUALIZER »	EL 49 Alimentation 3 à 30 V/1.5 A (av. transfo) 150 F EL 209 Alimentation 4 à 30 V/3 A (av. transfo) 230 F
KITS - AMPLI - PREAMPLI - EQUALIZER - PL 16 Ampli BF 2 W / 8 Ω 50 F PL 52 Ampli sterio 2 × 15 W ou mono 30 W .160 F OK 30 Ampli BF 4.5 W / 8 Ω 83.70 F OK 31 Ampli BF 10 W / 4.8 Ω 97 F OK 32 Ampli BF 30 W / 4.8 Ω 126.40 F	PI 66 Alimentation digitale Valte at Amparae
PL 52 Ampli stéréo 2 × 15 W ou mono 30 W 160 F	réglable 3 à 24 v/2 A (avec transfo.)
OK 30 Ampli BF 4,5 W / 8 Ω	PL 40 Convertisseur de 12 en 220 V/40 Watts 100 F
OK 32 Ampli BF 30 W / 4 8 Q 126.40 F	PL 46 Convertisseur de 6 en 12 V/ 25 Watts 170 F
PL 91 Ampli-préampli correcteur stéréo 2 × 30 W 330 F	PL 46 Convertisseur de 6 en 12 V / 25 Watts 170 F PL 48 Convertisseur de 6 en 12 V / 25 Watts 170 F PL 82 Fréquencemètre 0-50 MHz 6 afficheurs 450 F KN 70 Injecteur de Signal LC 92 F PL 25 Télécommande lumineuse - Sortie Relais 100 F
PL 93 Ampli-préampli correcteur stéréo 2 × 45 W 450 F	PL 25 Télécommande lumineuse - Sortie Relais 100 F
PL 97 Amplificateur HI-FI 80 W efficaces 290 F	Pt. 25 Telecommanue lumineuse - Softie herais 100 K 57 Testeur de semi-conducteurs à LEDS - 53,90 F OK 127 Point de mesure maxi $1$ M $\Omega$ et $1$ $\mu$ F 136,20 F OK 86 Fréquencemètre 0-1 MHz, 3 afficheurs 244 F EL 201 Fréquencemètre 0-50 MHz, 6 afficheurs 375 F EL 201 Fréquencemètre 0-50 MHz, 6 afficheurs 375 F EL 201 Fréquencemètre 0-50 MHz, 6 afficheurs 375 F EL 201 Fréquencemètre (1614) 3, 3, 300 Hz, 6 afficheurs 375 F EL 201 Fréquencemètre (1614) 3, 3, 300 Hz, 6 afficheurs 375 F EL 201 Fréquencemètre (1614) 3, 3, 3, 300 Hz, 6 afficheurs 375 F EL 201 Fréquencemètre (1614) 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
OK 29 Correctour de tonalité etérée 102 90 F	OK 127 Pont de mesure maxi 1 M $\Omega$ et 1 $\mu$ F 136,20 F
EL 148 Equalizer stéréo 6 voies 225 F	FI 201 Fréquencemetre 0-1 MHz, 3 afficheurs 244 F
PL 62 Vu-mètre stéréo 2 × 6 leds	PL 61 Capacimètre digital 1 à 10 000 µF 230 F
0K 31 Ampil 8F 10 W / 4-8 \(   2 \)  0K 32 Ampil BF 30 W / 4-8 \(    1 \)  0K 32 Ampil BF 30 W / 4-8 \(    1 \)  PL 91 Ampil-préampil correcteur stérée \( 2 \times 30  W 30  F  PL 93 Ampil-préampil correcteur stérée \( 2 \times 45  W 45  F  PL 93 Ampiliticateur puitare 80 W efficaces \( 20  F  PL 99 Ampiliticateur puitare 80 W efficaces \( 30  F  EL 148 Equalizer stérée \( 6    45  F  PL 92 Vu-mètre stérée \( 2 \times 5     45  F  EL 148 Equalizer stérée \( 6      100  F  EL 148 Equalizer stérée \( 6      100  F  EL 15 Vu-mètre stérée \( 2      100  F  EL 65 Vu-mètre stérée \( 3          100  F  KF 25 Préampil stérée \( 9	EL 201 Fréquencemetre 0-50 MHz, 6 afficheurs 375 F PL 61 Capacimètre digital 1 à 10 000 µzf 230 F PL 56 Voltemètre digital de 0 à 999 V 180 F KON 123 Géne BF 1 Hz 400 KHz, 3 signatus 273,40 F EL 51 Gené signatux carrés 1Hz à 2 MHz 80 F EL 174 Traceur de courbes pour oscilloscope 185 F
KP 52 Preamplificateur pour micro 40 F	OK 123 Géné BF 1 Hz - 400 KHz, 3 signaux 273,40 F
KN 25b Vu-mètre mono à 12 leds · LC	EL 51 Gene signaux carres 1Hz a 2 MHz 80 F
NITE - EMISSION DECEDTION -	OK 117 Commutateur 2 voies nour oscilloscope 155.80 F
Plus 35 Fmetteur FM 3 W de 88 à 108 MHz 140 F	PL 44 Base de temps 50 Hz à quartz 90 F
MICRO ELECTRET AVEC NOTICE	OK 117 Commutateur 2 voies pour oscilloscope 155,80 F PL 44 Base de temps 50 Hz à quartz 90 F EL 99 Bloc de comptage de 0 à 9999 180 F
Antenne télescopique pour émetteurs FM 26 F	KITS « MUSIQUE »
XM 259 Vurmetre mono a 12 leds LC 149 F KITS - EMISSION RECEPTION - Plas 35 Emetreur FM, 3 W de 88 à 108 MHz 149 F MICRO ELECTRET AVEC NOTICE 149 F Antenne telescopique pour émetteurs FM 28 F PL 50 Miai récepteur FM + amplificateur 160 F KN 77 Mini récepteur FM verécouteur LC 90 F KN 77 Mini récepteur FM verécouteur LC 90 F KN 78 Mini récepteur FM 20 MY 60 MT 60 T KN 60 Convertisseur AW/VHF 118 130 Mhz LC 73 F KN 60 Convertisseur FM/VHF 150 170 Mhz LC 85 F OK 122 Récepteur 50 à 200 MHz 5 gammas 125 F	PL 04 Instrument de musique 7 notes 70 F PL 02 Métronome réglable 40 200 Top/m 50 F PL 49 Bruiteur électronique réglable + ampli 220 F PL 58 Chambre de réverbération à ressort 190 F PL 59 Truqueur de voix réglable 100 F PL 69 Table de mixage stéréo 6 entrées 280 F EL 118 Fréecoute pour table de mixage 114 F
OK 44 Décodeur stéréo à C.I	PI 49 Bruiteur électronique réglable ± ampli 220 F
KN 60 Convertisseur AM/VHF 118 - 130 Mhz LC 73 F	PL 58 Chambre de réverbération à ressort 190 F
KN 61 Convertisseur FM/VHF 150 · 170 Mhz LC 85 F	PL 59 Truqueur de voix réglable 100 F
	PL 68 Table de mixage stéréo 6 entrées 260 F
KN 74 b Manipulateur pour Code Morse 39 F	PL 31 Préampli pour guitare 50 F
OK 100 VFO pour 27 MHz 93,10 F	
RM 74 Uscillateur Code Morse LL 78 F K K 74 b Manipulateur pour Code Morse 33 F G K 74 b Manipulateur pour Code Morse 33 F G K 76 K 64 F 6	de mémoire, réglable - L.C
OK 177 Pécenteur hande Police EM IC 255 F	PL 100 Batterie électronique grosse caisse et claire 17 rythmes AL 9 v
OK 163 Récepteur AM. bande AVIATION. LC 255 F	KITS « TRAINS ELECTRIQUES »
OK 181 Décodeur de BLU ou CW 125 F	OK 52 Sifflet automatique pour train 73,50 F
OK 81 Récepteur PO-GO, sur écouteur 65 F	OK 53 Bruitage et sifflet pour loco à vapeur 122.50 F
PI 79 Récenteur FM stérén 88 à 104 MHz 250 F	OK 77 Bloc système électronique 83,30 F OK 155 Variateur de vitesse automatique 125,00 F
DK 81 Récepteur PO-GO, sur écouteur 65 F DK 155 Récepteur bande CHALUTIERS, LC 255 F PL 79 Récepteur FM stéréo, 88 à 104 MHz 260 F OK 179 Récepteur CC 1 MHz LC avec ampli 8F 255 F DK 130 Modulateur UHF, son/image 79 F	
OK 130 Modulateur UHF, son/image	KITS « ALARME ET SECURITE »
	PL 10 Antivol maison ent./sortie temporisées 100 F PL 78 Antivol 1 ent. tempo+2 instant. Sort. temp 160 F
PL 33 Générateur 9 tons pour appels CB 90 F	UK 160 Antivol a ultra-sons avec cottret 255 F
PL 17 Convertisseur 27 MHz sur PO 90 F PL 33 Genérateur 9 tons pour appels CB 90 F PL 23 Emetteur 27 MHz en FM 1 watt 100 F PL 63 Préampli TV. UHF/VHF. Gain 20 dB 110 F	PL 20 Serrure codee 4 chittres. S/relais 120 F
PL 63 Préampli TV. UHF/VHF. Gain 20 dB 110 F	PL 80 Sirène réglable 10/12 W/8 Ω
Portée plusiours km Alim de 4 5 à 40 V	OK 140 Centrale antivol 6 entrées + tempo + fests 345 F PL 54 Temporisateur réglable 10 s à 2 mn 100 F
OK 61 Mini-émetteur FM réglable avec micro 57.80 F	PL 27 Détecteur de gaz. Sortie/relais 100 F
PL S3 Préampli TV WHF/VWF. Gain 20 dB 110 F  005 Emetteur FM 88 - 145 MHz - 30 dM V  Portée plusieurs km. Alim de 4,5 8 dV S5,F  OK 61 Mini-émetteur FM réglable avec micro 57,6  FM 98 Emplieur FM switz réglable 303 F  NHF 95 Mini-émetteur FM utirs stable 303 F  NHF 95 Mini-émetteur FM utirs stable 303 F  NH 635 Mini-émetteur FM Utirs Stable 303 F	PL 27 Détecteur de gaz. Sortie/relais 100 F HYPER 15 Radar hyperfréquence. Réglable 0 à 15 mn Traverse les murs Protection sûre Sortie sur relais Al. 12 v/
MHF 95 Mini-émetteur FM ultra-stable 87 F	sure Sortie sur relais At 12 m/
KN 65h Récenteur FM (IDA 7000) IC 179 F	TO MA TIES PETITIMANE 309 F
FM 108s Tuner FM stéréo - LC 299 F	
VITE - AUTO MOTO -	mières à heures programmées 225 F ILS 1T : 75 F Aimant : 3 F ILS Moulé (le jeu) : 39 F Contact de choc : 39 F Chambre compression 15 w/8 ½ 96 F Sirene MINITEX   12 v : 106 d8/1 mètre 96 F
OK 46 Cadencewr pour essuie-glace, réglable 73,50 F PL 57 Antivol à ultra-sons pour voiture 190 F PL 32 Interphone moto à 2 postes 180 F OK 35 Départeur de verglas 67,60 F	ILS Moulé (le jeu) 39 F - Contact de choc 39 F
PL 57 Antivol à ultra-sons pour voiture 190 F	Chambre compression 15 w/8 Ω 96 F
OK 35 Detectour de verolas 67 60 F	Sirène MINITEX 12 v - 106 dB/1 mètre 96 F
PL 83 Compte-tours digital pour auto 0-9900 T/m 150 F	KITS « CONFORT ET UTILITAIRE »
	PL 06 Anti-moustique portée 5 m 70 F OK 23 Anti-moustique portée 7.8 m 87,20 F
OK 20 Détecteur de réserve d'essence à led 53,90 F	PI 75 Variateur de vitesse nour nerreuse 220 V 100 F
PL 60 Modulateur, 3 voies à leds pour voiture . 100 F OK 154 Antivol moto avec détecteur de chocs . 125 F	PL 34 Répétiteur d'appels téléphonique . 100 F KN 75 Ampli téléphonique avec capteur I C . 117 F
PL 47 Antivol pour voiture temporisé	KN 75 Ampli téléphonique avec capteur IC 117 F
PL 92 Stroboscope pour réglagle auto-moto	KN 71 Variateur de vitesse pour perceuse 220 v LC
RUS 5M Antivol à ultra sons très performant pour voiture LC sortie sur relais 250 F	PL 55 Interrupteur crépusculaire automatique 100 F
KITS « JEUX ELECTRONIQUES »	PL 18 Détecteur universel à 5 fonctions 90 F
OK 9 Roulette électronique à 16 LEDS 126,40 F	OK 119 Détecteur d'approche Sortie/relais 102,90 F OK 171 Magnétiseur anti-douleur 125 F
OK 10 Dé électronique à LEDS 57,80 F	KN 57 Mini détecteur de métaux LC 71 F
OK 11 Pile ou face électronique à LEDS 38,20 F	PL 42 Variateur de vitesse pour mini perceuse 100 F
OK 16 421 digital avec 3 afficheurs 171,50 F OK 22 Labyrinthe électronique digital 87,20 F	PL 19 Fondu enchainé pour 2 diapositives 100 F
OK 22 Labyrinthe électronique digital 87,20 F OK 48 421 électronique à LEDS (7 × 3) 171,50 F	OK 62 Vox Control Commande sonore 93,10 F
VITE - TEMPS ET TEMPERATURE -	OK 166 Carillon 9 tons pour porte 125 F
EL 128 Horloge digitale, heure et minute en 12 v 124 F OK 141 Chronomètre digital. O à 99 s en 2 gam. 195 F	OK 96 Passe vue automatique pour diapositives 93,10 F OK 166 Carillon 9 tons pour porte 125 F PL 51 Carillon 24 airs de musique (TMS 1000) 160 F
OK 141 Chronomètre digital, O à 99 s en 2 gam. 195 F	KN 81 D Enregistreur telephonique - LL /3 F
UK 1 Minuterie 10 s a 5 mn, sortie sur triac.	KN 82 b Détecteur d'écoute téléph LC 69 F KN 83 b Attente musicale téléph LC 88 F
P 1600 W 83,30 F PL 43 Thermomètre digital 0 · 99° · 2 afficheurs 180 F OK 64 Thermomètre digital 0 · 99,9° · 3 affich 191,10 F	KN 69 h Interphone 2 postes LC 93 F
OK 64 Thermomètre digital 0 - 99,9° - 3 affich. 191,10 F	PL 96 Chargeur automatique d'accus 140 F

NOUVEAU CATALOGUE CONDENSE

3 EDITION

5 EDITION

6 Bratuf Fanco chez vous 4 timbres à 2,20 F

Cette annonce annule et remplace les précédentes. Prix unitaires toutes taxes comprises et indicatifs au 1/9/85

# NOUVELLE GAMME

QUALITE et PRIX IMBATTABLES. UN SUCCES CONSACRE

FINI LES MONTAGES INACHEVES ET LES COURSES BREDOUILLES

Presentations and Taldania F.M.	
RESISTANCES 1/2 watt. Tolérance 5 %	
Nº 100 : les 20 principales valeurs vendues en magasin de 10Ω	ı
à 1 M $\Omega$ . 10 par valeur. Les 200 résistances 35,00 F	1
* RESISTANCES 1/4 de watt. Tolérance 5 %	
No 150 : les 16 principales valeurs vendues en magasin de $10\Omega$	
à 1 MΩ. 10 par valeur. Les 160 résistances 28,00 F	
CONDENSATEURS CERAMIQUE isolement 50 volts	
Nº 200 : les 10 principales valeurs vendues en magasin de 10 pF	
à 820 pF. 10 par valeur. Les 100 condensateurs 44,00 F	
Nº 211 : les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 nF	
à 47 nF. 10 par valeur. Les 70 condensateurs 35,00 F	
CONDENSATEURS MYLAR 250 volts	
Nº 220 : les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 nF	
a 0.1 μF. 10 par valeur. Les 70 mylars 66.50 F	
CONDENSATEURS CHIMIQUES isolement 25 volts	
Nº 240 : les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 mF	
à 100 mF. 10 par valeur. Les 70 chimiques	
DIODES ET POINTS DE DIODES les plus courants :	
N° 301 : 20 diodes de commutation 1N 4148 (= 1N 914) 12,00 F	
N° 304 : 20 diodes de redressement 1N 4004 (1 A/400 V) 16,00 F N° 305 : 10 diodes de redressement BY 253 (3 A/600 V) . 24,00 F	
Nº 305 : 10 diodes de redressement BY 253 (3 A/600 V) . 24,00 F	
Nº 310 : 4 ponts de diodes universels 1 A/50 V 20,00 F	
ZENERS MINIATURES 400 mW série BZX 46 C	
Nº 320 : les 5 valeurs les plus vendues en magasin de 4,7 à	
12 V. 4 par valeur. Les 20 zeners 0.4 W 30,00 F	
FUSIBLES VERRE Ø 20 mm et SUPPORTS	
N° 700 : les 5 principales valeurs vendues en magasin et 10 par valeur : 0,1 · 0,5 · 1 · 2 et 3A les 50 fusibles 40,00 F	
par valeur: 0,1 - 0,5 - 1 - 2 et 3A les 50 fusibles 40,00 F	
Nº 720: 10 supp. pour CI 16,00 F Nº 721: 4 supp. châssis 18,00 F	
POTENTIOMETRES AJUSTABLES AU PAS DE 2.54 mm	
Nº 800 : les 7 principales valeurs vendues en magasin et 4 par	
valeur: 1-2,2-4,7-10-22-47 et 100K. Les 28 potentiomètres 42,00 F	
LEDS Ø 5 mm, fre QUALITE	
No 1101 : 10 rouges + 10 vertes. Les 20 leds 30,00 F	
Nº 1102 : 25 rouges 37,50 F Nº 1105 : 10 clips 6,50 F	
No 1103 : 25 vertes 38,80 F	
1 1100 1 20 101100 30,00 1	

EDC O	2 mm 4r	e QUALITE	1	/
			tes. Les 20 leds	30 00 F
			Nº 1112 : 25 vertes	38.80 F
			TRANSISTORS	
			Inamototuno	25 5
1403 :	o diacs	TOUR/ SEV .	enterie e representation	10 F
ES 25 TI	RANSISTO	RS LES PLU	S VENDUS EN MAGASIN	:
• 1410 :	5 × 80	107 12,50 F	Nº 1421 : 10 × BC 547	18.00 F
• 1411 :	5 × BC	108 12.50 F	Nº 1422 : 10 × BC 548	18.00 F
	5 × BC		Nº 1423 : 5 × BD 135	20.00 F
• 1413 :	10 × BC :	237 12.50 F	Nº 1424 : 5 × BD 136	20.00 F
0 1414 :	10 × BC	238 12.50 F	Nº 1425 : 5 × 2N 1711	20.00 F
· 1415 :	10 × BC :	307 12.50 F	Nº 1426 : 5 × 2N 2218	20.00 F
0 1416 :	10 × BC 3	308 12.50 F	Nº 1427 : 5 × 2N 2219	20.00 F
0 1417 :	10 × BC :	309 12.50 F	Nº 1428 : 5 × 2N 2222	16.50 F
• 1418 :	10 × BC :	327 18.00 F	Nº 1430 : 5 × 2N 2904	20.00 F
0 1419 :	10 × BC 3	328 18.00 F	Nº 1431 : 5 × 2N 2905	20.00 F
0 1420 :	10 × BC :	337 18.00 F	Nº 1433 : 4 × 2N 3055	32,00 F
IRCUITS	INTEGRE	S ET SUPPO	RTS	
1 1601 :	5 × 4A 7	41 24.00 F	Nº 1602 : 5 × NE 555	24.50 F
10 1610 :	10 × 8 t	r . 16.00 F	Nº 1612 : 10 × 16 br	20.00 F
· 1611 :	10 × 14 l	br 18,00 F		22,00 F
EALISEZ	VOS 1er	CIRCUITS	IMPRIMES	

N-1850:1 fer à souder 30 W + 3 m de soudure + 1 per-ceuse 14500 T/mm + 3 mandrins + 2 forets + 1 stylo mar-queur + 3 plaques cuivréss + signes transfert + 1 sachet de perchlo et une notice d'emploi très détaillée pur le débu-tant 228.00 F

REALISEZ VOS CIRCUITS PAR « PHOTO » N° 4851: 1 film + 1 sachet révélateur film + 1 plaque présensibilisé + 1 sachet revelateur plaque + 1 lampe UV + 1 douille E 27 et une notice très détaillée, pas à pas, pour déhuter facilement

### **RAYON LIBRAIRIE**

### + de 240 titres

RAYON LIBRA	
SELECTION RADIO · TELEVISION	
SELECTION RADIO TELEVISION  IVIP 9 Rech méthodiques des pannes radio, Renardy, 110 p.  IVIP 40 100 pannes IV N et B et coul . Duranton. 128 p.  IVI 16 La TV couleur ? C'est presque simple, Arsherg, 144 p.  IV 29 Cours de telévision moderne, Besson, 532 p.  IV 34 Cours fond. de telev .F/M et Périt V. Besson, 520 p.  IV 38 Pratique de la vidéo, Dartevelle, 256 p.  IV 51 TV à transist. Techn. dépan. régl. Dartevelle, 288 p.  IV 97 Réparation des récept. à transist. Schreiber, 232 p.  IV 90 Rodio-IV-Transistors, Schreiber, 232 p.  IV 96 Radio-IV-Transistors, Schreiber, 232 p.  IV 97 Rédio-IV-Transistors, Schreiber, 232 p.  IV 98 Radio-IV-Transistors, Schreiber, 232 p.  IV 91 03 IV dépannages Tone - 2. Sorokine, 288 p.	39 F
LVTP 40 100 pannes TV N et B et coul. Duranton, 128 p LV 16 La TV couleur ? C'est presque simple, Aisberg, 144 p.	39 F 65 F
LV 29 Cours de télévision moderne, Besson, 352 p.	115 F 165 F
LV 43 Réglages et dépannages des TV coul., Dartevelle, 160 p.	90 F
LV 48 Pratique de la vidéo, Dartevelle, 256 p. LV 51 TV à transist. Techn., dépan., régl., Dartevelle, 288 p.	110 F 105 F
LV 97 Réparation des récept. à transist., Schreiber, 232 p.	75 F
LV 96 Radio-TV-Transistors, Schreiber, 232 p.	55 F
IV 96 Radio-IV-Transistors, Schreiber, 232 p. LV 103 TV dépannages. Tome 2, Sorokine, 288 p. LV 104 TV dépannages. Tome 3, Sorokine, 304 p. LV 107 Les pannes. TV 340 cas. Sorokine, 384 p. LV 112 Dépannages des radiorécepteurs, Sorokine, 352 p. LV 113 Magnérioscopes à cassettes, Dartevelle, 272 p. LV 113 Magnérioscopes à cassettes, Dartevelle, 272 p. LVE 24 Dépan, mise au point TV N. et B., coul Radfin. 418 p. LVE 34 Dép. m. au p. récept. rad à trans. et C.1. Hure, 160 p.	115 F
LV 107 Les pannes TV 340 cas, Sorokine, 384 p. LV 112 Dépannages des radiorécepteurs, Sorokine, 352 p.	75 F
LV 173 Magnétoscopes à cassettes, Dartevelle, 272 p. LVE 24 Dépan, mise au point TV N. et B., coul. Raffin, 418 p.	110 F
LVE 24 Dépan, mise au point TV N. et B., coul. Raffin. 418 p. LVE 34 Dép. m. au p. récept. rad. à trans. et C.I., Hure, 160 p	65 F
SELECTION INITIATION, MESURE IV 17 Coers fondam de log électron. Amaio, 328 p. IV 18 Basse fréquence, calculs et schémas. Amato. 216 p. IV 19 Théorie et prat. des micro-proc. Aroubte/Lillen, 192 p. IV 21 Mahfematiques pour delectroniciens, Sergiold, 320 p.	420 5
LV 17 Cours fondam de log electron. Amaio, 328 p. LV 18 Basse fréquence, calculs et schémas, Amato, 216 p.	130 F 105 F
LV 19 Théorie et prat. des micro-proc., Arouète/Lilien, 192 p.	115 F 90 F
LV 26 Technologie des comp. T. 1 (passifs), Besson, 448 p. LV 27 Technologie des comp. T. 2 (actifs), Besson, 448 p.	115 F
LV 27 Technologie des comp. T. 2 (actifs), Besson, 448 p. LV 33 Cours d'électricité pour électroniciens, Bleuler, 352 p.	130 F
LV 86 L'électron, des servi-cond, en 15 leç., Whorter, 328 p. LV 81 Cours élémentaire d'électronique, Matoré, 260 p.	65 F
LV 21 Mathématiques pour electronicens, bergroin, 3cu, p. 1226 Technologie des comp. T. 1 (passifs), Besson, 448 p. LV 27 Technologie des comp. T. 2 (actifs), Besson, 448 p. VV 33 Cours d'electricité pour électroniciens, Bleuler, 352 p. LV 66 L'électron des sexi-cond, en 15 lec, Whorter, 328 p. LV 86 L'électronique, Marce, 260 p. LV 85 Emploi rationnel des transistors, Oehmichen, 416 p. LV 86 Emploi, ration des circuits inférérés, Oehmichen, 512 p. V86 Emploi, ration des circuits inférérés, Oehmichen, 512 p. V86 Emploi, ration des circuits inférérés, Oehmichen, 512 p. V86 Emploi, ration des circuits inférérés, Oehmichen, 512 p.	115 F 140 F
LV 86 Emploi ration, des circuits integres, Denmichen, 512 p. LV 87 L'électron. ? Rien de plus simple, Dehmichen, 256 p.	70 F
LV 88 Technologie des circuits imprimés, Dehmichen, 264 p. LV 82 Comprendre les microproc, en 15 lec., Queyssac, 160 p.	65 F 60 F
LV 171 Cours prat. d'électron., Pianezzi/Reghinot, 416 p.	175 F 90 F
LVE 4 Initiation à l'électricité et à l'étectr. Hure, 160 p	58 F
LVE 13 L'électricité à la portée de tous, Crespin 136 p	48 F 54 F
SVE 13 L'électricité à la portée de tous Crespin 136 p. LVE 26 Initiation aux infrarouges Schreiber, 128 p. LVE 40 L'ampli 0.P. cours pratique, Degenault, 104 p. LVE 42 Pour s'intier à l'électronique, Fighiera, 146 p. LVE 43 Apprenez la radio en réal. des réc., Fighiera, 112 p.	54 F
LVE 43 Apprenez la radio en réal, des réc., Fighiera, 112 p	54 F
LV 81 Cours élémentaire d'électronique, Matore, 260 p. LV 85 Emploi rationne des transistors, Cohmichen, 416 p. LV 86 Emploi rationne des transistors, Cohmichen, 512 p. LV 87 L'électron ? Rien de plus simple, Dehmichen, 512 p. LV 87 L'électron ? Rien de plus simple, Dehmichen, 264 p. LV 87 Echardorie les microproc, en 15 leç. Queysacs, 60 LV 197 L'Ours prat, d'électron, Pianezzi/Reghinot, 416 p. LV 197 Prat, l'électr, en 15 lec. Scolebra/Sorokine, 320 p. LV 41 Initiation à l'électricité à la portée de tois, Crespin 136 p. LVE 42 Initiation à l'électricité à la portée de tois, Crespin 136 p. LVE 42 L'Ours s'antique des randrouges, Schréiber, 128 p. LVE 40 L'ampli O. P. cours pratique. Dégenault, 104 p. LVE 43 Apprenz la radio en réal, des réc. Fighiera, 112 p. LVE 43 Apprenz la radio en réal, des réc. Fighiera, 112 p. LVE 191 Le gratique des transistors, Pericione, 360 p. LVE 31 Initiation à l'emploi de Cl digitaux, Hure, 140 p. LVE 191 Le gratique des transistors, Pericione, 360 p. LVE 33 Initiation à l'emploi de Cl digitaux, Hure, 140 p. LVE 34 Apprenz le radio en réal, des réc. Fighiera, 112 p. LVE 191 Les gratique des transistors, Pericione, 360 p. LVE 33 Initiation à l'emploi de Cl digitaux, Hure, 140 p. LVE 191 Les gratique des l'oscilloscope, Rateau, 128 p. LVE 32 sapparells de mesure à réaliser, Sorokine, 192 p. LVB 32 Sapparells de mesure à réaliser, Sorokine, 192 p. LVB 38 Pratique des oscillo, 350 manip, Reglephoty/Recker, 366 p.	39 F 60 F
LVE 33 Initiation à l'emploi de CI digitaux, Hure, 140 p.	54 F
LVTP 25 Utilist. pratique de l'oscilloscope, Rateau, 128 p.	39 F 39 F
LV 3 25 appareils de mesure à réaliser, Sorokine, 192 p.	75 F
IVE 40 Construises et perfect uns ann Archambault 220 p	140 F
LVE 36 Construction des appareils du débutant, Blaise, 176 p.	58 F 125 F
LVE 48 Cours moderne de radio-électronique, Raffin, 424 p.	170 F
LVE 49 Précis de machines électriques, Fouille, 248 p. LVE 50 Expérience logique digitale, Hure, 216 p.	76 F
LVE 50 Expérience logique digitale. Hure, 216 p. LVE 54 Construisez votre chauffage solaire, Cartney, 256 p. LVE 55 Formation pratique à l'électronique. Archambault, 200 p.	105 F
SELECTION ANTENNES - EMISSION - TELECOMMANDE	- 1
LVTP 28 Initiation prat. à la télécommande. Thobois. 128 p.	39 F
LVTP 32 Antennes pour cibistes, Gueulle, 144 p.	39 F
LV 14 Le transistor ? C'est très simple, Aisberg, 152 p.	60 F
LVTP 41 Accessoires pour cibistes Zierl, 128 p. LVTP 42 Sovez radio-amat. Guide prat., Mellet/Faurez, 128 p.	39 F 39 F
LVTP 43 Accessoires pour la radio-commande. Thobois, 128 p.	39 F
LV 60 Pratiques des antennes, Guilbert, 208 p.	65 F 90 F
LVTP 10 Les enceintes, Hiff stéréo, Hemardinquer, 152 p.	39 F
LV 118 Radio-commande pratique, pericone, 352 p. LV 178 Pratique de la CB. Util, et réglem. Dartevelle, 128 p.	65 F 60 F
LVE 3 Interphone, téléphones et montages, Gueulle, 160 p.	61 F 97 F
LVE 14 Construisez vos récept de traffic, Duranton, 88 p	54 F
LVE 23 Antennes et appareils pour radio-amat. Molema. 190 p.	130 F 85 F
LYE 36 Lonstruisez votre Challege solarie, Johnson, 200 p.  SELECTION ANYENNES EMISSION TELECOMMANDE LYTP 30 Sayez cibiste Guide pratique, Bramand. 128 p.  LYTP 30 Sayez cibiste Guide pratique, Barmand. 128 p.  LYTP 30 Sayez cibiste Guide pratique, Barmand. 128 p.  LYTP 36 Emetheurs pilotes à synthétiseurs, Gerzelka, 112 p.  LYTP 45 Server radio-amst. Guider, 148 p.  LYTP 45 Cestronique, point site simple, Alsberg, 152 p.  LYTP 41 Accessoires pour cibistes Zieft, 128 p.  LYTP 41 Accessoires pour cibistes Zieft, 128 p.  LYTP 42 Sayez radio-amst. Guider, 148 p.  LYTP 42 Sayez radio-amst. Guider, 148 p.  LYTP 45 Cestronique, cinéma et photo, Horst, 166 p.  LYTP 45 Cestronique, cinéma et photo, Horst, 166 p.  LYTP 40 Pratiques des antennes, Guidert, 208 p.  LYTP 40 Les neceintes, Hill stérén, Hemardiquer, 152 p.  LYTP 40 Pratique de 10 R. Util et réglem Dartevelle, 128 p.  LYTP 31 Interphone, teléphones et montages, Gueulle, 160 p.  LYE 31 Construisez vos récept de traffic, Duranton, 88 p.  LYE 32 Antennes et appareils pour radio-amat. Molema, 190 p.  LYE 32 Radio-commande des modèles réduits, Warring, 295 p.  LYE 31 Construisez vos récept de traffic, Ouranton, 208 p.  LYE 32 Radio-commande des modèles réduits, Warring, 295 p.  LYE 31 Construisez vos récept de traffic, Ouranton, 200 p.  LYE 32 Radio-commande des modèles réduits, Warring, 295 p.  LYE 31 Construitor d'emes médies réduits, Warring, 295 p.  LYE 31 Construitor d'emes médies réduits, Warring, 295 p.  LYE 31 Construitor d'emes médies réduits, Warring, 295 p.  LYE 31 Construitor d'emes medies réduits, Warring, 295 p.  LYE 31 Construitor d'emes médies réduits, Warring, 295 p.  LYE 31 Construitor d'emes médies réduits, Warring, 295 p.  LYE 31 Construitor d'emes medies réduits, Warring, 295 p.	48 F 97 F
LVE 31 Construction d'ensemble de radio-com., inobois, 288 p.	97 F
LVE 44 Construisez récepteurs toutes gammes. Fighiera, 150 p	58 F
LVE 46 SSB/BLU. Théorie et pratique, Piat. 152 p. LVE 52 World Radio TV. Handbook 1985	69 F 235 F
LVE 53 Quelle antenne choisir, Duranton, 160 p.	91 F
SELECTION CARACTERISTIQUES, EQUIVALENCES — — LV 2 Répert mondial des ampl-OP, Oouret/Lilen, 92 p	100 F

1	LV 10 Répert mond des eff. de champs. Touret/Lilen, 130 p LV 13 Répert mond des microproces, Touret/Lilen, 240 p LV 15 Radio-tubes, Aisberg/Gaudillat/Deschapper, 168 p.	110
l	LV 15 Radio tubes Aisberg/Gaudillat/Deschepper 168 p.	50
1	LV 54 Télé-tubes. Deschepper, 176 p. LV 55 Répert mondial des C. I numériques, Lilen. 240 t. LV 56 Equivalences C. I nogiques/Inéaires. Feletou. 448 p. LV 75 Equivalences C. I logiques/Inéaires. Feletou. 384 p. LV 75 C. I JFFT MOS, CMOS, Lilen. 446 p. LV 95 Guide mondial des semi-conducteurs. Schreiber. 208 g. LV 96 Radio-TV transistors, Schreiber. 232 p.	125
١	LV 56 Equivalences Trans. diodes, thyris, Feletou, 448 p. LV 57 Equivalences C.I. logiques/linéaires, Feletou, 384 p.	155
١	LV 75 C I. JFET. MOS. CMOS. Lilen, 416 p.	170
1	LV 95 Guide mondial des semi-conducteurs, Schreiber, 208 p LV 96 Radio TV transistors, Schreiber, 232 p.	55
1	LV 98 Radio-TV transistors, Schreiber, 232 p. LV 115 Réperiore modifal des transistors, Touret-Lilen, 384 LV 125 Guide pratique radio-flectronique, Pericone, 240 p. LV 129 C. I. VI réperiorie et schémas, Schreiber, 64 p. LVE 38 Les triacs - Théorie et pratique, Chabanne, 142 r. LVE 40 L'ampli 0 P. Cours pratique, Dighabult, 104 p. SELECTION MONTAGES LV 5 90 asolications, noto. Hedescourt/Lilen, 255 p.	. 155
١	LV 125 Guide pratique radio-electronique, Pericone, 240 p. LV 129 C.I. T.V. répertoire et schémas, Schreiber, 64 p.	. 60
ı	LVE 38 Les triacs Théorie et pratique, Chabanne, 142 p	. 61
1	SELECTION MONTAGES	
ı	SELECTION MONTAGES LV 5 90 applications opto Hedencourt/Lilen, 256 p. LV 9 Montages & C1 schemas et caract. Schreiber, 160 g LV 6 Construiser vos alimentations, Rousser, 128 p. LV 91 100 montages à transistors. Potiron/Sorokine, 160 g LV 91 100 montages pratiques Sorokine, 384 p. LV 117 Montages pratiques et amusants, Pericone, 228 p. LV 117 Montages pratiques et amusants, Pericone, 228 p. LV 177 Sécurité-alarmé, Morvan, 144 p.	. 90
١	LVE 6 Construisez vos alimentations, Roussez, 128 p.	61
ı	LV 91 100 montages à transistors, Potiron/Sorokine, 160 p LV 105 200 montages simples, Sorokine, 384 p.	115
1	LV 117 Montages pratiques et amusants, Pericone, 228 p.	60
1	LV 172 Sécurité-alarme, Morvan, 144 p.	65
ł	LVE 2 Jeux de lumière et effets sonores pour guitare, 128	54
1	LV 91 100 montages à fransistors. Potiron/Sorokine. 160 pt V 105 200 montages simples. Sorokine. 384 p. LV 117 Montages pratiques et amusants. Pericone. 228 p. LV 117 Montages pratiques et amusants. Pericone. 228 p. LV 12 Securité-alarine. Morvan. 144 p. LV 12 Securité-alarine. Morvan. 145 p. LV 12 LV 2 LV 2 LV 2 LV 2 LV 2 LV 2 LV	61
1	LVE 9 Tables de mixages, Wirsum, 160 p.	6
1	LVE 17 Instrument de musique à faire, Garnett, 120 p.	50
1	LVE 20 Montages simples à transistors, Hure, 136 p.	6
-	LV 137 Montages pratiques et amusants, Pericone, 228 p. LV 172 Sécurité-alarmé, Morvan, 144 p. LVE 1 Livre des "gadgets + transfert, Fighiera, 130 p. LVE 1 Livre des "gadgets + transfert, Fighiera, 130 p. LVE 2 Jeux de Jimmère et effets aonores pour guitare, 128 LVE 3 Labo-phote et montages, Carchambault, 174 p. LVE 9 Labo-phote et montages, Archambault, 174 p. LVE 9 Tables de mixages, Wirsum, 160 p. LVE 16 Sélection de 24 kits, Fighiera, 160 p. LVE 17 Instrument de musique à faire, Garnett, 120 p. LVE 20 Montages simples à transistors, Hure, 136 p. LV 63 Ampli-0P. 100 applications, Deces/Lilen, 145 p. LVE 23 Amontages in 15 Hands 16 Ly Ly 18 p. LVE 18 Ampli-0P. 100 applications, Deces/Lilen, 145 p. LVE 19 10 Montages à C. I. pour l'amateur, Hure, 135 p. LVE 45 Réaliser vos récepteurs à C. I. Queulle, 158 p. LVIP 1 30 montages d'alarme, Juster, 128 p. LVIP 1 30 montages d'alarme, Luster, 128 p. LVIP 1 4 Montages à Casteurs photonocialités, Ochnichen, 120 l. LVIP 16 Montages à Casteurs photonocialités, Ochnichen, 120 l. LVIP 17 Les régaliseurs graphiques, Juster, 160 p. LVIP 18 Espions microminiatures, Wahl, 128 p. LVIP 12 25 montages sécurité auto, Hure, 120 p. LVIP 22 25 montages sécurité auto, Hure, 120 p. LVIP 22 LVIP 22 Pormances automobiles, Hure, 127 p.	. 6
١	LVE 30 Montages à C.I. pour l'amateur, Hure, 135 p.	51
١	LVTP 1 30 montages d'alarme, Juster, 128 p.	3
1	LVTP 3 20 mentages opto-éfect. Blaise, 1/2 p. LVTP 5 Montages utiles et divertissants, Schreiber, 1/20 LVTP 6 Montages at capteurs photosensibles, Dehmichen, 1/20 LVTP 7 Les égalleurs graphiques, Juster, 1/60, 1/20 LVTP 13 Horloges et montres à quartz, Pelka, 1/50 p. LVTP 16 Electron et trains miniatures, Jungmann, 104 p. LVTP 18 20 00 mentages à transistors, Fighlera, 1/28 p. LVTP 21 20 20 mentages à transistors, Fighlera, 1/28 p. LVTP 21 22 Performances automobiles, Hure, 1/27 p. LVTP 22 Performances automobiles, Hure, 1/27 p. LVTP 24 Performances automobiles, Hure, 1/27 p. LVTP 24 Performances automobiles, Hure, 1/27 p. LVTP 24 Performances automobiles, Hure, 1/27 p.	31
1	LVTP 6 Montages à capteurs photosensibles, Ochmichen, 120	39
1	LVTP 13 Horloges et montres à quartz. Pelka, 158 p.	3
١	LVTP 16 Electron et trains miniatures, Jungmann, 104 p	31
1	LVTP 20 20 montages à transistors. Fighiera, 128 p.	3
	LVIP 21 25 montages securite auto, Nure. 120 p. LVTP 22 Performances automobiles, Nure. 127 p. LVTP 24 Présence contre le vol. Schreiber, 140 p. LVTP 27 Réduisez consommation électricité, Gueulle, 144 LVTP 28 Montages économiseurs d'essence, Gueulle, 152 P. LVTP 38 Mortages économiseurs d'essence, Gueulle, 152 P. LVTP 38 Détreturs de trêor, Gueulle, 144	3
١	LVTP 24 Présence contre le vol. Schreiber, 140 p. LVTP 27 Réduisez consommation électricité. Gueulle, 144	31
1	LVTP 27 Réduisez consommation électricité, Gueulle, 144 LVTP 29 Montages économiseurs d'essence, Gueulle, 152 P.	3
1	LVTP 34 Détecteurs de trésor, Guelle, 144 p. LVTP 35 Mini-espions à faire soi-même, Wahl, 128 p. LVTP 44 50 montages à leds, Schreiber, 128 p.	3
I	LVTP 44 50 montages à leds, Schreiber, 128 p.	3
1	MICROPROCESSEURS ET INFORMATIQUE	
١	LVTP 33 Microprocesseur à la carte, Schreiber, 159 p. LV 1 Initiation à l'assembleur, Geoffrion/Lilen, 92 p.	13
١	LV 35 70 program ZV 8 et Spectrum Benard, 160 p. LV 52 Initiation au basic, Lilen, 176 p. LV 53 Interface pour microproc micro-ordin, Lilen, 352 LV 71 Mémoires pour microproc, micro-ordin, Lilen, 160 LV 74 Initiation au	10
١	LV 53 Interface pour microproc - micro-ordin Lilen, 352	p. 10
1	LV 71 Mémoires pour microproc. micro-ordin , Lilen, 160 LV 74 Initiation au Pascal, Guillemot, 224 p	9:
1	LV 78 Du microproces au micro-ordin. Lilen, 352 p. LV 92 Comprendre les microproces en 15 lecons 160 p.	17
1	LV 189 Initiation aux fichiers Basic, Benard, 160 p.	6
١	LV 74 Initiation au Pascal, Guillemot, 224 p. V 78 Du microprofes au micro-ordin, Lilen, 352 p. LV 92 Comprendre les microproces en 15 leçons, 160 p. LV91 t 95 Initiation aux Lichers Basic, Benard, 160 p. LV91 1 50 programmes ZX 81, Isabel, 128 p. LV91 2 Montages périphériques pour ZX 81, Gueulle, 128 LV91 3 Passeport pour Asplesoft, Galais, 160 p. LV91 4 Passeport pour Asic, Busch, 128 p. LV91 5 Mathes sur ZX 81 et Spectrum, Rousselet, 128 p. LV91 6 Passeport pour ZX 81, Galais, 155 p.	3
	LVPI 2 Montages périphériques pour ZX 81, Gueulle, 128 LVPI 3 Passeport pour Applesoft, Galais, 160 p.	3
1	LVPI 4 Passeport pour Basic, Busch, 128 p. LVPI 5 Mathes sur ZX 81 et Spectrum, Rousselet, 128 p.	3
1		
١	LVMS 1 Microproces pas à pas, Villard/Miaux, 360 p. LVMS 2 Systèmes à microproces, Villard/Miaux, 312 p. LVMS 3 Maitrisez votre ZX 81 Gueulle 160 p.	13
1	LVMS 2 Systèmes à microproces. Villard/Miaux. 312 p. LVMS 3 Maitrisez votre ZX 81, Gueulle. 160 p.	13
1	LVMS 4 Du Basic au Pascal, Floegel, 130 p	6
١	LVMS 5 Vous avez dit Basic, Courbier, 145 p. LVMS 7 Pilotez votre ZX 81. Gueulle, 130 p.	7 6
١	LVMK 7 Cassette 40 programmes pour LVMS 7	6
1	LVMS 8 La micro et son A.B.C., Jacquelin, 258 p LVMS 9 Maitrisez le TO, 7, Oury, 195 p	9
١	LVMS 61 Le Basic des micros, Feichtinger, 192 p.	9
	LV 4 Pratique du Comodore 64, Lilen	10
1	LV 102 Pratique de l'Oric Atmos, Lilen	10
١	LV 58 Cours pratique d'informatique. Veber LV 6 6502 program en lang Assembleur, Leventhal	23
1	V 102 Printing in Volcinimus, Veber LV 6 S502 program en lang Assembleur, Leventhal V 30 8009/8085 program en lang Assembleur, Leventhal LV 42 280 program en lang Assembleur Leventhal LV 44 8086/8089 program en lang Assembleur Ceventhal	al 23
	IV 94 8086 8088 - program en lang Assembleur Geoffrion	14



### **SIEMENS**

### OMRON

11 bis, rue Chaligny (1) 43.43.31.65+
75012 PARIS

Métro: Revilly Diderot - RER Nation

SPECIALISTE CIRCUITS INTEGRES ET OPTOELECTRONIQUE SIEMENS

Minuteries Cellules Compteurs Relais-Switch Omron

CIF - JELT - JBC - APPLICRAFT - ESM - PANTEC TOUT PRODUIT CLASSIQUE DISPONIBLE

TARIFS QUANTITATIFS INDUSTRIES et PROFESSIONNELS

EXTRAIT DE TARIF ET LISTE DE FICHES TECHNIQUES SUR SIMPLE DEMANDE

Accompagne de 11,00 F en timbre

FORFAIT EXPEDITION PTT: 20,00 F pour toute commande

CONDENSATEURS POLYESTER METALLISES MKH PLASTIPUCES								S			
7,5 mm		3,3 nF	1.30	15 nF	1.40	68 nF	1.70	330 nF	2.70	1 uF	4.20
1 nF	1.30	4.7	1.30	22		100				15 mm	
1.5	1.30	6.8	1.30	33	1,40	150	1.90	680	4.00		5.20
2.2	1.30	10	1.40	47	1.50	220		10 mm		2.2	6.80

CONDENSAT	-							5 mm 100 V
220 pF 1.	50	1 nF	1.50	6,8 nF	1.50	33 nF	1.60	> 2.2 nF : 63 V
330 pF 1.	50	2.2 nF	1.50	10 nF	1.50	47 nF	1.80	
470 pF . 1.	50	3,3 nF	1.50	15 nF	1.50	68 nF	2.20	
680 pF 1	50	4.7 nF	1.60	22 nF	1.50	100 nF	2.50	

63 V 5 mm...

CERAMIQUE DISQUE TYPE II (1 pF à 4,7 nF. E 12) l'unité

0.80

CERAMIQUE DECOUPLAGE 10 nF/22 nF/47 nF 1,20 100 nF 1,50

10 nF/22 nF/47 nF **1,20** 100 nF **1,50 220 nF** : **1,90** 470 nF : **3,40** 1 uF : **5,50** 

	POLYPROPYLENE DE PRECISION 2.	.5 % De 47 pF à 4,7	nF E 6 l'unité 3,00
I	FERRITE B65813.N400. A028 com	plète avec vis	40.00
l	SELF 3 AMPERES RI 403 PC 52,00	0.1 µF 250 VAC (X	7,00
l	SELF 10 AMPERES RI 410 PC 93,00	Siov. S07K250	7,00
	MICRO SFLFS De 0,1 µH à 4,7 mH (E6)	axiales	l'unité 4.00

RESISTANCES 1/4W... 0.30. 1/2 W... 0.30. 1 %... 1.50

SUPPORTS DE CIRCUITS INTEGRES (DOUBLE LYRE)

6 br	0,80	8 br	1.00	14 br	1.80	16 br	2.00	18 br	2.30
20 br.	2.50	8 br. 22 br	2.80	24 br	3.00	28 br	3,50	40 br	5.00

CIRCUITS INTEGRES

KPY 10 284,00 SAS 241 15,00 TDA 2004 26	00
KSY 10 50,00 SO 41 P 16,00 TDA 2030 V 20.	
KTY 10 15.00 SO 42 P 18.00 TDA 2593 22.	00
LF 356 N 12.00 TAA 765 A 11.00 TDA 4050 B 30.	00
LF 357 N 13,00 TAA 4765 A 22,00 TDA 4292 45.	00
LM 317 T 20,00 TBA 120 S 13,00 TDA 4930 35.	00
LM 324 N 12.00 TBA 231 14.00 TDA 5660 P 50.	00
LM 3914 49,00 TCA 105 30,00 TDA 5850 35,	00
NE 555 CP 5.00 TCA 205 W 38.00 TEA 1010 30.	00
S 576 B/C 36,00 TCA 335 A 13,00 TFA 1001 W 38.	00
SAB 0529 37,00 TCA 785 39,70 TL 071CP 9,	00
SAB 0600 34,00 TCA 965 25,00 TL 072CP 17.	00
SAB 3210 55,00 TDA 1037 22.00 TL 074CP 24,	00
	00
SAE 0700 23,50 TDA 1048 32,00 UAA 170 22,	00
UAA 180 22,	00

REGUL TO220 7805 à 7824	8,90	7905/6/8/12/15/18/24		9,50
OPTOELECTRONIQUE	T	Led 5 mm 1,80	Led 3 mm	1,80

	Led 5 mm 1,80 Led 2,54 mm 2.60 Led clignotante	Led 3 mm 1,80 Led 1×1,5mm 4.30 10.00
INFRAROUGE: LED LD 271 4,00	PHOTOTRANSISTOR E	BP 103 B 6,00
	D-1 D-1 1/ 1	Del Deves Most

AFFICHE	UR	A LE	D	Ī.,			Po	Rouge	Vert			1	001	Rouge	Vert
		Rouge		HD HD	1106	signe	AC	15.50	15,50 17,50 15,50	HD HD	1132	chiffre	AC	15,50	17,50
7 mm HD 1075 chiffre				HD				15,50	17,50	HD					
HD 1076 signe HD 1077 chiffre HD 1078 signe	KC.	13,50	15,50	1		20 mn	n	MAN 8	610 chi 640 chi 76 signe	ffre	AC	AC KC + KC	4	4,00 4,00 9 20	

CONDENSATEURS CHIMIQUES - TANTALES GOUTTE - TRANSISTORS - DIO-DES - PONTS - CONNECTIQUE - COFFRETS - CIRCUIT IMPRIME - VOYANTS -INTERRUPTEURS - SOUDURE - MESURE - ETC...

DEMANDEZ L'EXTRAIT DE TARIF (Joignez Impérativement cette

11,00 F en timbres

Société Parisienne d'Edition

Société anonyme au capital de 1 950 000 F, Siège social : 43, rue de Dunkerque, 75010 Paris. Direction-Rédaction- Administration-Ventes : 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19 - Tél. : 42.00.33.05.

Président-Directeur Général Directeur de la Publication Jean-Pierre VENTILLARD

Rédacteur en chef Christian DUCHEMIN Rédacteur en chef adjoint Claude DUCROS

Courrier des lecteurs Paulette GROZA

Publicité : Société auxiliaire de publicité, 70, rue Compans, 75019 Paris. Tél. : 42.00.33.05 C.C.P. 37-93-60 Paris.
Directeur commercial : J.-P. REITER
Chef de publicité : MIIe A. DEVAUTOUR

Chef de publicité : Mile A. DEVAUTOUR
PROMOTION : Société Auxiliaire de Publicité
Mme EHLINGER

Directeur des ventes : Joël PETAUTON

Radio Plans décline toute responsabilité quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n'engageant que leurs auteurs. Les manuscrits publiés ou non ne sont pas retournés.

« La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droits ou ayants-causes, est illicite » (alinéa premier de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. »

Abonnements : 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris.
France : 1 an 140 F - Étranger : 1 an 240 F (12 numéros).
Pour tout changement d'adresse, envoyer la dernière bande accompagnée de 2 F en timbres.
IMPORTANT: ne pas mentionner notre numéro de compte pour les paiements par chèque postal.

Ce numéro a été tiré à 89400 exemplaires Copyright 6 1986

Nº de commission paritaire 56 361

1984

Dépôt légal mars 1986 - Éditeur 1359 - Mensuel paraissant en fin de mois. Distribué par S.A.E.M. Transport-Presse. Composition COMPOGRAPHIA - Imprimerie SNIL Aulnay-sous-Bois et REG Torcy.

### **COTATION DES MONTAGES**

Les réalisations pratiques sont munies, en haut de la première page, d'un cartouche donnant des renseignements sur le montage et dont voici le code :

temps: 🗶

Moins de 2 h de câblage

XXX

Entre 2 h et 4 h de câblage

XXXX

Entre 4 h et 8 h de cablage

. \_

Plus de 8h

difficulté:

Montage à la portée d'un amateur sans expérience particulière

Mise au point nécessitant un matériel de mesure minimum (alim., contrôleur) Montage nécessitant des soins attentifs et un

matériel de mesure minimum

Une excellente connaissance de l'électronique est nécessaire ainsi qu'un matériel de mesure évolué (scope, géné BF, contrôleur, etc.)

dépense: \$

Prix de revient inférieur à 200 F

**\$\$\$** 

Prix de revient compris entre 200 F et 400 F

Prix de revient compris entre 400 F et 800 F

\$\$\$\$

Prix de revient supérieur à 800 F

# SOMMAINE

# N° 460 MARS 1986

# Réalisation

Préamplificateur RIAA

Alarme automobile

Variateurs de vitesse pour moteurs

Console AC : Le générateur de fonctions

77 Un onduleur 12 V=/220 Vac

**81** Tuner FM

93 Un posemètre intégrateur

Téléphone
à la carte :
la carte microprocesseur

# Micro·Informatique

Démodulateur Basicode

# Technique

Le satellite

Les tubes plats à coins carrés R.T.C

## Divers

98 Infos

Détaillants qui êtes-vous : TCICOM

Ont participé à ce numéro :

- J. Alary, M. Barthou, S. Bresnu,
- J. Ceccaldi, C. Couillec,
- F. de Dieuleveult, M.A. de Dieuleveult,
- G. Fondant, P. Gueulle,
- D. Jacovopoulos, S. Nueffer, R. Rateau,
- H. Toussain, B. Vénien.



# electro-puce.

CIRCUIT I	NTÉGRÉ
9340 9341 9345 9365/66 9367 7910	prix T.T.C 64,00 79,00 143,00 280,00 350,00 240,00
<b>GI</b>	prix T.T.C
AY-3-1015	66,00
KB 3600	98,50
INTEL	prix T.T.C
8088	205,00
8237 A-5	130,00
8251 A	54,00
8253 A-5	54,00
8255 A-5	45,00
8259 A	68,50
8279 A-5	68,50
8284	58,50
8288	132,50
MOTOROLA	prix T.T.C
6802	35,50
6809	66,50
6821	18,00
6840	40,00
6845	85,50
6850	18,00
68000 P8	250,00

NEC	prix T.T.C.	DRAM	prix T.T.C
uPD 765	215,00	DRAM 4116 4416 4164 41256	15,00
		4416	50,00
NS	prix T.T.C.	4164	20,00
ADC 809	100,00	71230	30,00
ROCKWELL	prix T.T.C	EPROM	prix T.T.C
6502	73,50	2716 2732	30,00
6522	68,50		
6545	108,00	2764 27128	50,00
6532	100,00	27128	65,00
6551	77,50	2/230 321	X O DILS
Version A	→ + 10 %		150,00
Version CN	MOS + 20 %		prix T.T.C.
			. 05, 08, 10.
WESTERN (			27, 30, 32,
	prix T.T.C	51	3,00
1770/72	320.00 175,00 215,00 320,00 90,00	107, 109	5,00
1//1	175,00	74, 86	5.50
1/9x	215,00	125, 126,	260.
279x	320,00	266	6,00
9216	90,00	174, 175,	
1691	150.00		6,50
ZILOG	prix T.T.C	138, 139, 1	151, 153, 155,
Z80 A CPI		156, 157, 1	158, 251, 253,
	35,00	257, 258	7.00
780 A CTO		85	7.50
	/0 85.00	194. 195	8,50
	00.00	393	9.00
MÉMOIRES		165,166	
SRAM		240. 244,	273, 373,
6116	50,00	374, 540,	
5565 pour	x07 150,00	245	14.50

T.T.C.	DRAM prix T.T.	.C	1
15.00	4116 15,		1
	4416 50,0		1
T.T.C.	4164 20,0	prix T.T.C.	
100,00	41256 50,0	HC 33U : 1,8432;	1
T.T.C	EPROM prix T.T.	.C 2,4576 30,00	1
73.50	2716 30.0	HC 18U : 1,8432;	1
68.50	2732 50.0	2,4576 45,00	1
108,00	2764 50,0	HC 18U : 3,2; 3,57;	
100.00	27128 65.0		
77,50	27256 32K x 8 bits	8,00; 12,00; 14,00;	
10 %	12,5 VPP 150,0		
- 20 %	74 LS prix T.T.	C.	
	00, 02, 04, 05, 08, 10	CONNECTIQUE	
	11, 20, 21, 27, 30, 32,	CONNEG	1
T.T.C	51 3,0	00	-
320.00	107, 109 5,0	DO DIP prix T.T.C.	1
175,00	74, 86 5.5		
215,00	125, 126, 260,	sur support standard	
320,00	266 6,0		
90,00	174, 175, 365, 366,	cuit imprimé.	
50.00	367, 368 6,5		1
T.T.C	138, 139, 151, 153, 15		1
35.00	156, 157, 158, 251, 25		
35.00	257, 258 7,0		1
35.00	85 7,5	50	1
85.00	194. 195 8,5	ECC prix T.T.C.	
	393 9,0	Connecteurs double	
	165,166 10.5	face au pas de 2,54 mm	
T.T.C	240, 244, 273, 373,	à enficher sur tranches	
50,00	374, 540, 541 13,0	de circuit imprimé.	
150,00	245 14.5	20 34,50	
Tous	oe priv cont TTC	et variables en fonction du	
Tous	ios prix sont 1.1.C.	et variables en fonction de	u

40		50,00
WWP		ix T.T.C.
	ecteurs	
	nter sur c	
14		15,00
16		16,00
20		17,00
26		18,00
34		22,00
40		26,50
EP	р	rix T.T.C.
Conn	ecteurs	de tran-
sition	, embase	es mâles
à mor	nter sur d	cartes.
	Droits : 0	Coudés :
14	17,00	17,50
16	17,50	18,00
20	18,50	20,00
26	20,50	22,50
34	23,00	25,50
40	25.50	28,00
CAN	ON pr	ix T.T.C.
1	Mâle	Femelle
9	11,50	13,50
15	14,00	18,00
25	18,50	25,00
37	25,50	35,50
Dollar.		-
F)		

39,00	PBB prix T.T.C.
40,50	Connecteurs encarta-
50,00	bles double face au
orix T.T.C.	pas de 2,54 à monter sur Cl.
câble.	50 (pour Apple) 20,00
15.00	62 (pour IBM) 30,00
16,00	DIN 41612 (a + c)
17,00	prix T.T.C.
18,00	Mâle coudé 20.00
22.00	Femelle droit 23,50
26,50	remelle droit 23,50
20,50	SUPPORTS prix T.T.C.
orix T.T.C.	Double lyre
de tran-	(la broche) 0,10
ses mâles	Tulipe
cartes.	(la broche) 0,30
Coudés :	Tulipe à wrapper
The second secon	(la broche) 0,40
17,50 18,00	Insertion nulle
20.00	(28 pts) 122,00
22,50	DIP SWITCH
25.50	(8 positions) 17,50
28.00	CABLE PLAT le mêtre
20,00	14 8.50
orix T.T.C.	16 10,00
Femelle	20 12,00
13.50	20 12,00

Vente par correspondance : (frais d'envoi : 15,00 F).

4, rue de Trétaigne 75018 PARIS Métro Jules Joffrin Tél : (1) 42.54.24.00 (Heures d'ouverture : 9 h 30-12 h - 14 h-18 h 30 du Mardi au Samedi)

CABLE ROND

20,50 25,50

25,00

### PROMOTION EXCEPTIONNELLE

MONACOR

### GARANTIE 1 AN

60, rue de Wattignies - 75012 PARIS - Tél.: (1) 43 47 58 78 - Télex: 218 488

### MT-202 20 KΩ/V

MULTIMETRE avec les calibres usuels, et un plus un nouveu testeur de transistors, inverseur de polarité et branchement de sécurité. En position « test transistor » 2 LEDs clignotantes indiquent automatiquement NPN ou PNP

Tensions DC: 0 - 0.1/2.5/10/50/ 250/1000 V,

+- 3 % 20000 Ohms/V Tensions AC:

0 - 10/50/250/1000 V - 4 % 8000 Ohms/V

Courant DC : 0-0.5/2.5/250 mA/10 A,

Résistance :

0 - 2/20 KOhms 2/20 MOhms, +-3%Décibel: -10 à +62 db Cadran: 40 uA, 90 degrés

Fusible: 2 A Batteries: 2 x R6, 1 x 9 V **Dimensions**: L 78 x H 136 x P 43 mm

TTC:

278 F

### **VENTE PAR CORRESPONDANCE**

- 1) Paiement à la commande. Forfait port + emballage : + 30 F
- 2) Contre-remboursement : acompte 20 % à la commande.

### MT-505 10 MΩ/V

MULTIMETRE FET est de très grande sensibilité liée à une multitude de calibres. Prise spéciale pour 1200 V AC et 12 A AC DC, 0-électrique réglable au milieu de l'échelle, à utiliser avec gradua-tion prévue, branchement de haute sécurité. Utilisation comme voltmètre BF possible. Tension DC: 0.3/1.2/

3/12/30/120/300/1200 V+- 2.5 % **Entrée**: 10 MOhms, 3 MOhms à 0.3 V


Courant DC: 0.1u/0.3/3/30/ 300 mA/12 A, +- 2.5 % Tension AC eff.: 3/12/30/120/1200 V,

+- 3.5 % - Tension AC cc : 8.4/3384/330/840/3300 V, +- 3.5 % Courant AC : 0 - 12 A, +- 4 % Résistance : 0 - 1/10/100 KOhms 1/10/1000 Mohms

**Décibel :** -10 à +63 dB - **Imp. d'entrée :** 1 Mohm/80 pF/2.5 **MOhms** à 3 V **Préc. en fréq. :** 50 Mz - 5 MHz +-3 %, 3 V - 30 Hz - 3 MHz +-5 %

Cadran: 44 uA, 90 degrés Batterie: 2 x 1.5 V R6, 1 x 9 V Fusible: 2 A/250 V retardé

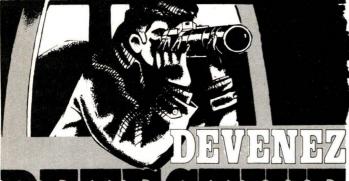Plage de temp.: -4 à +50 degrés C (+4 % imprécis.) Dimensions: L 125 x H 170 x P 50mm



En 6 mois, l'ECOLE INTERNATIONALE DE DETECTIVES-EXPERTS (organisme privé d'enseignement à distance) vous prépare à cette brillante carrière. La plus importante et la plus ancienne école de police privée fondée en 1937. Formation complète pour détective privé et préparation aux carrières de la police. Certificat de scolarité en fin d'études. Possibilités de stages dans un bureau de police privée. Gagnez largement votre vie par une situation BIEN A VOUS. N'HESITEZ PAS.

Demandez notre brochure gratuite n°F22à:

EIDE, 11, Fbg Poissonnière - 75009 Paris.

BELGIQUE: 13, Bd Frère Orban - 4000 Liège • Tél.: 041/23.51.10.

BON pour recevoir notre brochure gratuite	2
NOM	
RUE	
Code postal VILLE	



174 Bd du MONTPARNASSE 75014 PARIS **ELU en 1985** 

### 1er DISTRIBUTEUR\* D'APPAREILS DE MESURE

### **OFFICIEL**

**METRIX BECKMAN FLUKE ICE-ISKRA SADELTA** 

**HAMEG ELC-CENTRAD BK-GSC LEADER** CdA

TTC:

498 F

### 500 F ACHAT = 50 F ESCOMPTE

**DEDUIT SUR VOTRE PROCHAIN ACHAT MESURE** JOINT AVEC CE COUPON

Offre valable jusqu'au 30-04-86 Vente Magasin ou par Correspondance Tarif complet disponible sur simple appel téléphonique ou par courrier

\* Ile de France Sud

DISPONIBLES : • Circuits imp	rimés • TTL - CMOS - Transistors - Supports Cl • Résistanc	es • Condensateurs couche métal 1% 1" choix • Pièces pour orgues • Transfo toriques, etc. • PLUS DE 10.000 COM	IPOSANTS EN STOCK.
COMPOSANTS ACTIFS Transistors Germanium Silicium  BC 107 B 2200 BD 438 10,000 MJ 4502 62,00	CIRCUITS INTEGRES  TAA 241 25.00 TCA 350 80.00 TCA 2004 45.00 TAA 310 22.00 TCA 440 30.00 TCA 2005 61.00 TAA 550 B 5.00 TCA 690 18.00 TCA 2010BC 34.00 TAA 550 C 5.00 TCA 610 18.00 TCA 2020AC 42.00 TAA 550 C 5.00 TCA 610 45.00 TCA 2020AC 42.00	RADIO-PLANS, KITS COMPLETS	TOUS LES APPAREILS INCLUS DANS CETTE COLONNE SONT DE FABRICATION FRANÇAISE
BC 197 B 2,00 BD 438 50,00 MJ 4502 50,00 BC 197 C 2,00 BD 438 50,00 MJ 4502 50,00 BC 197 C 2,00 BD 438 50,00 MJ 5502 42,00 BC 198 A 2,00 BD 197 S 15,00 MJ 5502 42,00 BC 198 C 2,00 BD 197 S 15,00 MJ 5502 42,00 BC 198 C 2,00 BD 197 S 15,00 MJ 5502 42,00 BC 198 C 2,00 BD 197 S 15,00 MJ 5502 42,00 BC 198 C 2,00 BD 522 50,00 MJ 5502 48,00 BC 198 C 2,00 BC 198 S 15,00 MJ 5502 48,00 BC 198 C 2,00 BC 198 S 15,00 MJ 5502 48,00 MJ 5502 48,00 BC 198 C 2,00 BC 198 S 15,00 MJ 5502 48,00 MJ 5502 48,00 BC 198 MJ 5502 48,00 MJ 550	TAA 611A12 17,00 1CA 750 45,00 1DA 2020AD 42,00 TAA 611B12 19,00 TCA 830S 16,00 TDA 2030H 25,00 TAA 611C12 16,00 TCA 900 15,00 TDA 2030H 25,00 TAA 621A11 22,00 TCA 910 15,00 TDA 2048 90,00	Le kit comprend le matériel indiqué dans la liste publiée en fin d'article de la revue	TRANSFO
Bernard   Company   Comp	TAA 661AX1 21,00 TCA 940 50,00 TDA 2310 13,00 TAA 661B 25,00 TCA 940E 24,00 TDA 2505 129,00 TAA 790 64,00 TCA 965 34,00 TDA 2505 129,00 TAA 861 25,00 TCA 2635 66,00 TDA 2593 32,00 TAA 861 25,00 TCA 2635 66,00 TDA 2594 46,00 TAA 261 25,00 TCA 3089 24,00 TDA 2870 25,00 TCA 2404 504 47,00 TDA 2670 39,00 TAB 2635 16,00 TCA 4500 47,00 TDA 3090 39,00 39,00	y compris les circuits imprimés.  LES CIRCUITS IMPRIMES PEUVENT ETRE LIVRES SEPAREMENT.	TORIQUES « METALIMPHY »
BC 125 3.00 BD 647 15,00 MLE 2955 18,00 BC 126 3.00 BD 648 15,00 MLE 2955 18,00 BC 127 4.00 BD 648 15,00 MLE 2955 18,00 BC 127 4.00 BD 649 15,00 MLE 295 162,00 BC 127 4.00 BD 649 15,00 MLE 205 162,00 BC 127 4.00 BD 649 15,00 MLE 205 162,00 BC 141 4.00 BD 651 15,00 MLE 205 17,00 BC 141 4.00 BD 651 15,00 MLE 205 17,00 BC 141 4.00 BD 663 8.00 MLE 205 18,00 MLE 205 18	TBA 120 14,00 TCA 4510 38,00 TDA 3310 28,00	EL 493 C et D. Ampli TURBO complet   EL 442 CT. Correcteur de tonalité commandé en tension .610,00	Qualité professionnelle Primaire : 2 x 110 V
BC 141-16 4.00 BD 652 16,00 MPSA 13 7,00 BC 142 4.50 BD 663 8.00 MPSA 18 3.00 BC 143 4.50 BD 667 8.50 MPSA 20 3.00 BC 144 4.50 BD 678 9.50 MPSA 56 6,00 BC 145 4.50 BD 678 9.50 MPSA 66 6.00	TBA 331 31,00 TDA 1006 35,00 TDA 3565 50,00 TBA 400 18,00 TDA 1008 38,00 TDA 3810 53,00 TBA 435 28,00 TDA 1022 84,00 TDA 4050 31,00	avec châssis	15 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12 2 x 15. 2 x 18 V
BC 145 4,50 BD 679 9,50 MPSA 64 6,00 BC 147 4,50 BD 680 10,50 MPSA 70 3,00 BC 16716 4,50 BD 681 10,50 MPSA 70 6,00 BC 16116 5,50 BD 683 16,00 MPSL 51 6,00 BC 16116 5,50 BD 683 16,00 MPSL 51 6,00 BC 171 3,00 BD 684 19,00 MPSL 51 13,00		999 points 253,00 pour micro-ordinateur 150,00 414 B. Préampli R.I.A.A. avec TDA 2310 162,00 FI 443 & Transitioires couleurs 117,00	22 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12, 2 x 15, 2 x 18, 2 x 22 V 194 F
BC 171 3.00 BD 984 19.00 MPSU 01 15.00 15.00 BC 181 15.00 BC 181 15.00 MPSU 01 15.00 MPSU 01 15.00 MPSU 01 15.00 MPSU 02 15.00 MPSU 02 15.00 MPSU 03 15.00 BC 177 1.00 BC 170 3.00 MPSU 05 9.00 BC 178 4.00 BE 102 3.00 MPSU 05 9.00 BC 178 AC 181 15.00 BE 102 3.00 MPSU 05 15.00 BC 181 15.00 BC 182 3.00 MPSU 05 15.00 MPSU 05 15.00 BC 182 2.00 BE 178 5.00 MPSU 15 14.00 BC 182 2.00 BC 178 5.00 MPSU 15 14.00 MPSU 15 15.00 BC 182 2.00 BC 178 5.00 MPSU 15 14.00 MPSU 15	TBA 655 22,00 TDA 1037 21,00 TDA 4431 28,00 TBA 480 18,00 TDA 1046 30,00 TDA 4550 99,00 TBA 790 50,00 TDA 1056 28,00 TDA 4550 42,00 TBA 810S 22,00 TDA 1151 30,00 TDA 4550 45,00 TBA 810S 22,00 TDA 1170 39,00 TDA 5610-2 65,00 TBA 810S 22,00 TDA 1170 39,00 TDA 5610-2 65,00 TBA 810S 22,00 TDA 1200 24,00 TDA 5610-0 65,00 TBA 810S 22,00 TDA 1200 24,00 TDA 5610-0 65,00	414 D. Adaptateur avec UA 2701 110,00 443 B. C. D. Décodeur quadri standard 1586,00 414 E. Adaptateur avec uA 772 62,00 443 E. Circuit mise en forme signaux K7 285,00 443 E. Circuit mise en forme signaux K7 285,00	33 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12. 2 x 15, 2 x 18. 2 x 22 V
BC 172 3.50 BD 711 12.00 MPSU 07 15.00 BC 173 3.50 BD 712 8.00 MPSU 04 15.00 BC 177 3.00 BF 110 3.00 MPSU 05 9.00 BC 177 3.00 BF 110 3.00 MPSU 05 9.00 BC 179 A 3.50 BF 127 3.00 MPSU 05 15.00 BC 179 A 3.50 BF 127 3.00 MPSU 07 12.00 BC 179 A 3.50 BF 127 3.00 MPSU 07 12.00 BC 179 A 3.50 BF 127 3.00 MPSU 07 12.00 BC 182 3.00 BF 155 3.00 MPSU 07 12.00 BC 182 2.00 BF 155 3.00 MPSU 17 14.00 BC 182 2.00 BF 178 3.00 MPSU 17 14.00 BC 182 3.00 BF 178 4.00 MPSU 17 14.00 BC 182 3.00 BF 178 4.00 MPSU 17 14.00	TBA 810P 22,00 TDA 1220 26,00 TDA 5660 55,00 TBA 820 16.00 TDA 1405 13.00 TDA 5650 30.00	414 G. Alimentation négative 67,00 414 Préampli TURBO complet, modules équipés du TDA 2310 EL 445 A. Progeprom 639,00	47 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12, 2 x 15, 2 x 18, 2 x 22 V
BC 172 3.50 BD 711 1200 MPSU 02 1500 BC 173 BC 173 BC 174 BC 175	TBA 820M 16,00 TDA 1410 24,00 TDA 700, 33,00 TDA 1410 124,00 TDA 700, 33,00 TDA 1410 124,00 TDA 7010 75,00 TBA 990 46,00 TDA 1415 13,00 TDB 124DP 12,00 TBA 970 44,00 TDA 1420 24,00 TBA 150 110,00 TDB 124DP 12,00 TCA 280 22,00 TDA 1524 57,00 TEA 1010 30,00 TCA 255 13,00 TDA 1524 57,00 TEA 1010 30,00 TCA 255 13,00 TDA 1554 57,00 TEA 1010 30,00 TCA 255 13,00 TDA 1590 53,00 TEA 5030 130,00 TCA 255 13,00 TDA 150,00 53,00 TEA 5030 130,00 TCA 255 13,00 TDA 150,00 53,00 TEA 5030 130,00 TCA 255 130,00 TCA	avec chássis percés, gravé, boutons et visseries. EL 445 M. Mélangeur micro	68 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12, 2 x 15, 2 x 18 2 x 22, 2 x 27 V
00 184 50 81 181 181 181 181 181 181 181 181 181	TCA 250 4500 TDA 1610 53.00 TEA 1009 18,00 TCA 280 TCA	415 B. Correcteur uA 772 ou TL 072 132,00 415 C. Inverseur UA 772 ou TL 072 52,00 415 C. Inverseur C. Inverse	2 x 18, 2 x 22, 2 x 27, 2 x 30 V
BC 238 B 2,000 BF 224 4,50 TIP 30 C 7,00 BC 238 B 2,000 BF 233 4,50 TIP 29 C 7,00 BC 238 C 2,00 BF 233 4,50 TIP 29 C 8,00 BC 239 A 2,00 BF 234 3,00 TIP 31 C 8,00 BC 239 B 2,00 BF 244 5,00 TIP 31 T2,00 BC 236 C 2,00 BF 244 7,50 TIP 34 12,00 BC 250 3,50 BF 244 7,50 TIP 34 12,00 BC 250 3,50 BF 246 7,50 TIP 35 C 20,00 BC 250 TIP 35 C 20,00 BC 250 TIP 35 C 20,00 BC 250 TIP 35 C 20,00	CIRCUITS INTEGRES C-MOS	450 A. Micro HF 943,00 450 I. Carte interface 8 sorties 390,00 EL 427 A. Carte de transcodage Platine TV 211,00 EL 451 A. Récepteur pour micro HF 1100,00	2 x 22, 2 x 27, 2 x 33 V
BC 236 2,00 BF 244 7,50 TIP 34 12,00 BC 250 1,50 BF 245 A 5,00 TIP 35 C 20,00 BC 251 1,50 BF 245 B 5,00 TIP 36 C 20,00 BC 252 1,50 BF 245 B 5,00 TIP 36 C 24,00 BC 252 1,50 BF 245 C 5,00 TIP 41 C 12,00 BC 253 3,50 BF 246 9,00 TIP 42 C 12,00 BC 307 2,50 BF 247 4,00 TIP 49 8,00		451 D. Détecteur de métaux 648,00 EL 428 C. Ampli téléphonique 211,00 451 M. Modulateur UHF 145,00	2 x 30, 2 x 36 V 365 F 330 VA. Sec. 2 x 24, 2 x 33, 2 x 43 V, 440 F 470 VA. Sec. 2 x 36, 2 x 43 V 535 F
BC 253 3.50 BF 246 9.00 TIP 42 C 12.00 BC 337 2.50 BF 256 3.00 TIP 49 8.00 BC 308 B 256 BF 255 3.00 TIP 42 C 5.00 BC 308 B 250 BF 255 3.00 TIP 122 5.00 BC 308 B 250 BF 255 3.00 TIP 122 16.00 BC 313 4.50 BF 256 8.00 TIP 235 15.00 BC 327 3.00 BF 256 8.00 TIP 235 2.00 BC 327 3.00 BF 256 8.00 TIP 235 21.00	4009 7,00 4035 14,00 4072 6,00 4010 5,00 4037 68,00 4073 7,00	428 R. Sommaleur Vidéo         100,00         EL 452 A. Alim. station météo         204,00           EL 431. Adaptateur ampéremètre ou voltmètre 3 digits         156,00         452 P. Pinse Pértile racpt NIB         100,00           428 P. Pinse Pértile racpt NIB         177,00         177,00	470 VA. Sec. 2 x 36, 2 x 43 V 535 F 680 VA. Sec. 2 x 43, 2 x 51 V 696 F
H2 30 M 2.50 M 12 24 4.00 H 11P 11 3 5.00 H 25 3 M 25 3 M 25 4 4.00 H 11P 11 3 5.00 H 25 3 M 25 4 4.00 H 11P 11 3 5.00 H 25 4 5.00 H 11P 12 3 5.00 H 25 3 M 25 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5	4500   4500   4020   12,000   4068   10,000   4068   4050   405	432 F. Milli-Ohmmetre 150,00 EL 453 A. Ampli et interface cassette spectrum	CHAMBRE DE REVERBERATION
BC 408 2,50 BF 260 3,00 2N 706 3,00 BC 413 B 3,00 BF 273 3,00 2N 706 5,00 BC 413 C 3,00 BF 306 4,00 2N 709 3,00 BC 414 B 3,00 BF 321 3,00 2N 914 3,00	4014 10,000 4043 13,00 4075 7,00 4014 10,00 4014 10,00 4014 10,00 4015 7,00 4016 7,00 4016 7,00 4016 7,00 4016 7,00 4016 7,00 4016 7,00 4016 7,00 4016 7,00 4017 14,00 4046 74,00 4017 14,00 4047 14,00 4017 14,0	TV MULTISTANDARD «SIEMENS» 453 C. Station météo. Pression 900,00 TUNER 436 C. Assenvissement 1399,00 Et 454 C. Assenvissement 200,00 Million (1997) TV 200,00 Million (1997	CAPTEUR «HAMMOND» 9 F, 3 ressorts
BC 418 C 3.00 B F 202 3.00 S F	4020 24,00 4051 12,00 14046 28,00 4051 4021 20,00 4052 10,00 40102 55,00 4022 20,00 4053 10,00 40103 33,00 4023 4,50 4054 17,00 40106 14,00 4024 20,00 4056 12,00 40147 50,00 2025 4,50 4060 11,00 40160 16,00	422 E. Alimentation 503,00 454 B. Sonnerie téléphonique 64,00 426 D. Affichage 133,00 454 D. Carte conversion DIA signaux vidéo	
BC 415 C	2025 4.50 4060 11.00 40160 16.00  CIRCUITS INTEGRES TTL	423 D. Platine Fi 811,00 455 T. Economiseur téléphonique 125,00 455 T. Economiseur téléphonique 125,00	<ul> <li>Entrées · Micro : 600 Ω sym. 0,8 mV</li> <li>Ligne : asym. 200 kΩ de 0,8 à 4 volts</li> <li>Sortie : 250 mV · Présentation « Rack »</li> </ul>
BC 327 1.00 BF 257 4.50 TP 3055 TP 3056 TP 305	7400 9,00 7438 7,00 7493 9,00 7401 9,00 7440 6,00 7495 7,00	429 A. Dématriçage RVB 328,00 456 E. Micro émetteur 125,00 456 I. Interface universel 535,00	Indicateur de saturation à l'entrée du ressort - Ecoute réglable du « Direct »     Dim. : 480 × 250 × 50 mm
BC 548 3.00 BF 472 7.00 2N 2218 3.50 BC 548 A 3.50 BF 475 27.00 2N 2219 4.00 BC 546 B 3.50 BF 480 7.00 2N 2222 4.00 BC 547 3.00 BF 494 5.00 2N 2399 6.50 BC 548 B 3.00 BF 495 3.00 2N 2399 6.50	7402 11,00 7442 9,00 7496 10,00 7403 7,00 7445 14,00 74107 10,00 7404 7,00 7446 18,00 74120 16,00 7405 10,00 7447 15,00 74121 9,00	MONITEUR         456 M. Station météo affichage         185,00           EL 430 M. Kit VCC 90 RTC avec transfo 70 VA 60 V et méca- inque         456 M. Station météo affichage         185,00           456 M. Station météo affichage         394,00         458 M. Kit intersil 7136         94,00           458 M. Station météo affichage         232,00         458 R. Micro récepteur         232,00	*EN KIT : 1068 F *EN ETAT DE MARCHE : 1360 F
BC 549 B 3.00 8F 495 3.00 2N 2444 3.50 BC 549 C 3.00 BF 550 5.00 2N 2444 3.50 BC 550 C 4.40 BF 550 5.00 2N 2546 3.00 BC 550 C 4.40 BF 550 5.00 2N 2504 3.00 BC 550 T 4.00 BF 500 50 50 2N 2504 3.00 BC 558 B 2.50 BF 930 4.50 2N 2507 2.00 BC 558 B 3.50 BF 930 4.50 2N 2507 2.00	7406 13,00 7448 12,00 74122 20,00 7407 18,00 7450 5,00 74123 12,00 7408 6,00 7451 6,00 74141 35,00	485 T. Modulateur TV 112,00 456 V. Variateur 3 WW 446,00 EL 434 H. Chargeur automatique 12 V 189,00 EL 437 C. Carle de commutation Péritel 80,00	NOUVELLE CHAMBRE DE REVERBERATION
BC 598 B 2,50 BF 936 4.50 2N 2907 2.00 BC 598 B 3,50 BF 939 4.50 2N 2907 2.00 BC 598 C B 3,50 BF 939 4.50 2N 2906 4.60 BC 599 C B 3,50 BF 907 12,00 2N 2936 4.60 BC 590 C 4,40 BF 901 9,00 2N 2936 4.60 BC 590 3,50 BD 94 B 35,00 2N 3936 4 11,00 BC 591 3,50 BD 94 B 35,00 2N 3936 4 11,00 BC 591 1,00 BD 95 C 20,00 2N 3936 N 20 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	7409 6,00 7453 6,00 74143 66,00 7410 6,00 7454 6,00 74145 28,00 7411 6,00 7472 5,00 74150 21,00 7413 7,00 7473 5,00 74151 7,00	EL 437 A. Codeurs Secam 635,00 457 D. Carte de dématriçage 586,00 457 EJF. Expanseur dynamique stéréo 577,00	Alimentation par secteur      'EN KIT, COMPLET740 F
BC 560 C 4.40 BF 981 9,00 2N 3053 4,50 BC 639 3.50 BDV 68 B 33,00 2N 3055 H 16,00 BC 640 3,50 BDV 68 B 33,00 2N 3055 H 16,00 BD 115 11,00 BDW 51 C 20,00 2N 3055 N 9,00 BD 116 10,00 BDW 52 C 21,00 2N 3055 N 9,00	7413 7,00 7473 5.00 74151 7,00 7416 20,00 7474 7,00 74175 12,00 7417 13,00 7475 14,00 74181 25,00 7420 7,00 7476 5,00 74184 18,00	EL 439 A. Alarme hyper fréquence sans alim. 341,00 457 P. Interface voltmètre , ordinateur 271,00 457 P. Integrateur photo 398,00 457 S. Stroboscope pour réglage de l'avance 275,00 457 S. Stroboscope pour régla	* EN ORDRE DE MARCHE950 F
ED 16	7422 7,00 7483 11,00 74185 96,00 7425 7.00 7485 11,00 74191 10,00 7426 5,00 7486 5,00 74193 10,00	Dispositif micro-onde C t 0045   900,00	RESSORT DE REVERBERATION « HAMMOND »
BD 135 5,00 BDX 18 22,00 2N 3870 53,00 BD 136 5,00 BDX 20 28,00 2N 3724 25,00 BD 137 4,00 BDX 31 16,00 2N 3732 65,00 BD 138 7,00 BDX 34 15,00 2N 3899 6,00 BD 139 5,00 BDX 64 C 22,00 2N 3822 20,00 BD 140 5,00 BDX 65 B 43,00 2N 3902 12,00	7427 5,00 7489 30,00 74196 12,00 7430 5,00 7490 10,00 74247 15,00 7432 12,00 7491 10,00 7437 10,00 7492 10,00	439 F. Adaptateur fréquencemètre pour multimètre numérique         374,00         458 I. Interface pour pP         363,00           458 T. Clavier téléphone         552,00	Modèle 4 F, 315 F • Modèle 9 F, 420 F
BD 139 5.00 BDX 64 C 32.00 29.1822 20.00 BD 139 5.00 BDX 65 B 43.00 27.9820 27.00 BD 201 BD 201 11.00 BDX 65 B 43.00 27.9820 12.00 BD 201 11.00 BDX 65 B 40.00 29.3822 18.00 BD 201 11.00 BDX 65 B 40.00 29.3822 18.00 BDX 65 B 40.00 29.3822 18.00 BDX 65 B 40.00 29.4824 18.00 BDX 65 B 40.00 BDX 65 B 40.00 29.4427 6.00 BDX 65 B 40.00 BPS 64 B 40.00 29.4427 6.00 BDX 65 B 40.00 BPS 64 B 40.00 29.4427 6.00 BDX 65 B 40.00 BPS 76 80.00 29.4437 10.00 BDX 23 9.00 BPS 76 80.00 29.4437 10.00 BDX 23 9.00 BPS 76 80.00 29.4437 10.00 BDX 23 9.00 BPS 76 80.00 29.4437 10.00 BDX 65 B	CIRCUITS DIVERS	EL 440 A. Préampli d'antenne (sans coffret) 243,00 EL 459 A. B. C. F. Analyseur de spectre 1374,00 459 L. Comentisseur AD 579,00 EL 441 A. Noise gate stéréo 700,00 459 M. Sonde de forçage 131,00	CLAVIERS POUR ORGUE
BD 294 12,00 BDX 88 C 22,00 294 6937 6,00 BD 286 7,00 BFF 91 30,000 294 5457 10,00 BFF 93 40,00 294 5457 10,00 BD 229 9,00 BFF 91 30,000 294 5457 10,00 BD 223 12,00 BFF 35 40,00 294 5457 10,00 BD 223 12,00 BFF 35 40,00 294 5457 10,00 BD 223 12,00 BFF 35 40,00 294 545 11,00 BFF 35 40,00 BF	BPW 34 25,00 NTC 2K2 8,00 KV 1236 54,00 OPL 1001 65,00 UES 1402 35,00 BA 280 2,50 KTY 10 35,00 TY 6008 13,00 TIL 78 8,50 MID 400 77,00 TIL 311 166,00 BAW 62 1,50	441 B. Récepteur FM	
BD 284 12,00 BD 88 2,00 2 N 4037 6,00 BD 88 2 20 0 2 N 4037 6,00 BD 88 2 20 0 2 N 4037 6,00 BFF 9 1 0 40,00 2 N 4037 10,00 BD 23 1 0 0 0 0 0 N 4037 10,00 BD 23 1 0 0 0 0 0 0 N 4037 1 0 0 0 0 BD 23 1 0 0 0 0 0 0 0 N 4037 1 0 0 0 0 BD 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 4037 1 0 0 0 0 BD 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	MAN 81 38,00 STK 077 130,00 DM 4Z 222,00 16 SY03 280,00	PROMOTIONS DU MOIS	
BD 237 8,00 BU 208 A 20,00 2N 5407 5,00 BD 238 8,00 BU 328 45,00 2N 5459 9,00 BD 240 8,50 BU 408 18,00 2N 5459 7,50 BD 241 A 8,00 BUX 87 39,00 2N 5461 7,50 BD 241 B 9,00 BUX 80 28,00 2N 5461 7,50	FTP 100 12,00 82 S 123 52,00 MOC 3020 20,00 SS02-CHKL-1 250,00 Sonde 104553001 810.00	TRANSFO TORIQUES: MOTEUR «PAPST»	PIECES DETACHEES POUR ORGUES Claylers Nus • Montés avec contacts
BD 241 C 10,00 BUX 81 90,00 2N 5631 89,00 BD 242 A 8,00 BUZ 45 162,00 2N 5680 26,00 BD 242 B 9,00 BUZ 71 A 25,00 2N 5682 20,00	AFFICHEURS  D 350 PK 13,00 IND 4743 19,00 FND 357 18,00 IND 71 A 16,00 FND 507 24,00 MAN 74 25,00	80 VA - 2 × 15 V D'ENTRAINEMENT 1 A - 210 V 0.2 A 100,00 9,5119 cms ref. HSKZ 32-80 400,00	1 oct 160 F 290 F 330 F 390 F
BD 242 C 10,00 IFF 120 80,00 28 5756 28,00 BD 243 B 9,00 IFF 511 27 00 24 5779 8,00 BD 243 C 10,00 IFF 530 54,00 28 6029 74,00 BD 244 C 11,00 IFF 530 54,00 28 6029 74,00 BD 244 C 11,00 IFF 5932 90,0 28 6031 39,00 BD 262 9,50 IFF 9531 112,00 28 6051 42,00 BD 378 6,00 MJ, 802 56,00 28 6052 52,00	FND 507 24,00 MAN 74 25,00 FND 508 20,00 MAN 81A 37,00 FND 567 22,00 MAN 4610 30,00 HA 1141F 18,00 MAN 4640 38,00 HD 1107 18,00 MAN 4640 28,00 FND 508	1938 cmls ref.: HSKZ 32-80	2 oct 245 F 380 F 420 F 490 F 3 oct 368 F 515 F 650 F 780 F 4 oct 480 F 660 F 840 F 930 F
BD 245 12,00 MJ 901 28,00 2N 9092 32,00 BD 245 12,00 MJ 901 28,00 2N 9093 47,00 BD 246 12,00 MJ 901 17,00 2SJ 50 73,00 BD 251 15,00 MJ 2500 38,00 2SK 135 69,00 BD 433 8,00 MJ 2501 26,00 3N 204 19,00	HD 1131R 19,00 MAN 6660 37,00 HD 1133R 19,00 MAN 6680 35,00 HD 1181G 21,00 MAN 6780 15,00	CARTOUCHE 1000 µ 10 V, les 10 20,00 2200 µ 48 V, les 10 60,00 200 µ 10 V, les 10 20,00 3000 µ 25 V, les 10 50,00	5 oct 600 F 820 F 990 F 1250 F
BD 245 12,00 MJ 901 28,00 29,00 37,00 BD 261 12,00 MJ 901 28,00 29,00 29,00 BD 261 12,00 MJ 901 17,00 28,50 29,00 BD 261 15,00 MJ 2500 38,00 28,135 69,00 BD 433 8,00 MJ 2501 28,00 31,00 M 91 31,00 MJ 261 12,00 31,00 MJ 261 12,00 31,00 MJ 261 13,00 MJ 2	HD 11817 21,00 TIL 327 19,00 HP 5082 7611 18,00 TIL 362 15,00 HP 5082 7414 115,00 TIL 701 18,00 HP 5082 7653 35,00 TIL 701 19,00	BOMBES ANTI-AGRESSION GAZ CS 6%	EQUALIZER PARAMETRIQUE
CIRCUITS INTEGRES 74 LS	HP 5082 7730 19,00 CRISTAUX LIQUIDES HP 5082 7750 25,00 3 Digits 1/2 125,00 HP 5082 7751 22,00 4 Digits 1/2 145,00 HP 5082 7751 22,00 7 Digits 1/2 577,00 HP 5082 7766 22,00	ŧ	
00 6.00 112 8.00 196 20.00	CIRCUI	TS INTEGRES SPECIAUX ET DIVERS	*********
02 11,00 114 5,00 221 20,00 03 7,00 122 8,00 222 8,00 14,00 14,00 05 10,00 124 60,00 241 13,00 08 40 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126	ADCO804 68,00 HM 6147 .60,00 LM 312 H 30,00 ADC817 324,00 HN 482764 117,00 LM 317 HVK 101,00 AM 2833 PC 68,00 ICL 7106 140,00 LM 317 K .77,00 AM 9368 59,00 ICL 7107 290,00 LM 317 MP 21,00	LM 554 42.00   LM 3302 15.00   MC 145556CP 13.00   MM 74C626 170,00   SL 541 B 185.00   LM 759 22.00   LM 555   30.00   LM 3357 34.00   MC 14558FP 28.00   MM 74C626 88.00   SL 550   S. 1430 33.00   LM 170 2458 88.00   SL 550 30 9.00   LM 170 2458   SL 1430 33.00   LM 170 24	Fréquences glissantes en 4 gammes 40 à 3 000 Hz - 2 fois 100 à 10 000 Hz 200 à 20 000 Hz - Prix : 1 730 F
08 4,00 125 8,00 242 17,00 09 20,00 126 9,00 243 35,00 10 7,00 132 10,00 244 17,00 11 5,00 133 5,00 245 18,00 12 5,00 134 15,00 248 19,00 13 8,00 136 6,00 249	AM 9368 59,00 ICL 7107 290,00 LM 317 MP 21,00 AY3 1015 94,00 ICL 7109 320,00 LM 317 T 20,00 AY3 1350 154,00 ICL 7136 235,00 LM 318 31,00 AY3 8910 160,00 ICL 8038 114,00 LM 319 33,00	LM 577         72.00         LM 380         18,00         LC 145/06/02 33,00         MM 78540         25,00         S1,8270         90,00         LIA 1004         18,00         LC 145/06/02 23,00         MM 78540         25,00         S1,8270         90,00         LIA 1004         LT 15/04 25,00         LT 15/04 25,00         S1,850         90,00         LIA 1704         LT 717         15,00         LT 15/04 25,00         S1,850         90,00         LIA 7717         15,00         LT 15/04 25,00         S1,850         90,00         LIA 7717         20,00         LM 790 CML         A19         LG 15/04 25,00         S1,850         90,00         LIA 7717         20,00         LIA 1004         LG 15/04 25,00         S1,850         90,00         LIA 7717         20,00         LIA 1004         LG 15/04 25,00         S1,850         90,00         LIA 7717         20,00         LIA 1004         LG 15/04 25,00         S1,850         90,00         LIA 7717         20,00         LIA 1004         LG 15/04 25,00         S1,850         90,00         LIA 7717         20,00         LIA 1004         S1,850         90,00         LIA 1004         LG 15/04 25,00         S1,850         90,00         LIA 1004         LG 15/04 25,00         S1,850         90,00         LIA 1004         LG 15/04 25,00         S1,850	
12 5.00 134 15.00 248 12.00 13 8.00 136 6.00 249 15.00 14 9.00 137 12.00 251 14.00 15 5.00 138 8.00 253 10.00	CA 3084 38,00 ICL 8048 440,00 LM 324 8,00 CA 3086 9,00 ICL 8063 130,00 LM 325 22,00 CA 3089 25,00 ICL 8211 56,00 LM 329 CH 80,00	LM 710 9,00 LM 3905 19,00 MC 145958CP 18,00 MM 5300 32,00 SO 42 P 22,00 UGN 3201 M 60,00 LM 733 8,00 LM 3909 22,00 MC 14596 80,00 MSK 418 115,00 SO 42 E 73,00 UGN 3203 S,00 LM 735 CM 735 CM 24 CM 735 CM 24 CM 735 CM 25 CM 735 CM 25 CM 735 C	AMPLI STEREO 80.80 2 × 80 W
20 5,00 139 9,00 257 11,00 21 7,00 144 15,00 258 21,00 22 5,00 145 19,00 259 21,00 27 8,00 147 19,00 260 12,00 27 8,00 147 19,00 261 12,00 27 8,00 147 20,00 261 12,00 27 8,00 147 20,00 261 12,00 27 8,00 147 20,00 261 12,00 27 8,00 151 19,00 273 30,00 23 7,50 154 22,00 275 39,00 27 7,50 155 11,00 275 39,00	CA 3094 22,00 ICM 7038 45,00 LM 331 88,00 CA 3130 21,00 ICM 7556 27,00 LM 335 H 31,00 CA 3140 20,00 ICM 7209 55,00 LM 336 Z 24,00	LM 741 CH . 15,00 LM 3915 . 81,00 MC 145151 . 190,00 N E5534 32,00 SP 1430	
22 1.00 145 190.00 255 210.00 120.00 255 210.00 255 210.00 255 210.00 255 255 210.00 255 255 255 255 255 255 255 255 255 2	CA 3161 21,00 ICM 7217 301,00 LM 337 K 71,00 CA 3162 88,00 ICM 7224 348,00 LM 337 MP 18,00 CA 3189 56,00 ICM 72268 612,00 LM 338 K1 121,00 CDP 1852 49,00 ICM 7555 19,00 LM 338 N1 11,00	M 746 CN 11,00   LS 204   10,00   M C 5679 P 42,00   R 6522   183,00   S 5687555   588,00   U.N 2429   30,00   U.M 1035   80,00   U.S 7060   30,00   M C 5655   147,00   R 6522   183,00   S 56856   583,00   U.N 2603   C 10,00	.4. 0:0
38	CEM 3310 190,00 L 120 27,00 LM 339 N 10,00 CEM 3320 132,00 L 121 45,00 LM 346 45,00 CEM 3340 215,00 L 123 14,00 LM 348 13,00	LM 1330 16,00 Mc 3396 25,00 MK 2716 4,300 RO2 513 160,00 SP 8739 135,00 UPB 8226 35,00 LM 14030 SP 8730 MC 6545 147,00 MK 596 N 140,00 R 190375-50 183,00 SSM 2033 34250 UPB 8226 370 UPB 8	• Sensibilité d'entrée : 800 mV • Rapp. signal/ bruit : — 80 dB • Dim. : 485×285×175 mm.
54 17.00 162 22.00 295 16.00 55 6.00 163 9.00 324 25.00 63 18.00 164 15.00 365 6.00	CPUD 8049C 185,00 L 130 15,00 LM 349 22,00 DM74S188N 30,00 L 200 18,00 LM 350 K 117,00 D 8088 400,00 L 204 15,00 LM 358 7,00	LM 1413 18,00 MC 1377P 42,00 MK 50398 284,00 S 180 250,00 TL 061 10,00 UPD 446 180,00 LM 1416 15,00 MC 1411 124,000 ML 920 103,00 S 750240 115,00 TL 062 9,00 XR 210 68,00 LM 1450 S 500 MC 1450 S 500 MC 920 S 575 MC 94,000 TL 062 S 500 MC 920 KR 200 KR 20	PRIX EN ORDRE DE MARCHE2846 F
74 14,00 166 18,00 367 8,00 75 10,00 168 27,00 373 25,00 76 14,00 169 30,00 374 19,00 78 5,00 170 18,00 377 18,00	DAC 0808 44,00 L 296 159,00 LM 360 N 8 91,00 DP 8238 75,00 LB 1256 60,00 LM 377 48,00 DP 8253 C 228,00 LF 257 40,00 LM 378 51,00	M 1455   10,00   MC 14502   10,00   ML 927   86,00   SAA 1004   86,00   TL 071   6,00   XR 2207   83,00   LM 1488   103,00   MC 14503BCP 16,00   ML 928   80,00   SAA 1005   40,00   TL 072   13,00   XR 2211   89,00   LM 1488   14,00   MC 14504BCP 16,00   ML 929   80,00   SAA 1043   134,00   TL 074   25,00   XR 2240   30,00   SAB 1043   SAB 1044   SAB 1045   SA	Même présentation que l'ampli cl-dessus • 150 W effic./4 Ω • 100 W effic./8 Ω • entrée : sensibilité 800 mV 2300 F
76	DS 8629         96,00         LF 351         10,00         LM 379 S         66,00           EF 6809         .95,00         LF 353         14,00         LM 380 N8         35,00           EF 6821 P         28,00         LF 355         20,00         LM 380 N14         15,00           EF 6850 P         26,00         LF 356 H         18,00         LM 381         24,00	LM 1499 . 13,00 MC 14507CP . 9,00 MM 2102 4L . 45,00 S.A. 3159 . 77,00 TL .687 . 17,00 XR 4136 . 20,00 LM 1495 . 142,00 MC 14508CP 15,00 MM 2124 M . 42,00 S.A. 3170 . 150,00 TL 499 . 10,00 XR 4151 . 25,00 LM 1498 . 12,00 MC 14510CP . 12,00 MM 2114 . 48,00 S.A. 1250 . 12,100 TL 497 . 22,00 XR 4156 . 18,00	entree : sensionite and my 2300 F
01	EF 6850 P 26,00 LF 356 H 18,00 LM 381 24,00 EFB 7910 330,00 LF 356 N 18,00 LM 382 44,00 ER 1400 42,00 LF 357 N 18,00 LM 383 33,00 ER 2051 138,00 LH 0075 418,00 LM 385 2 V5 27,00	LM 1948 8.80.0 LM C1951BCN 14.00 NM S198. 79.00 SAB 0800 50.00 TL 081 11.00 KR 4272 34.00 NM 519. LM 1972 172.00 LM 1950 MM S197 75.00 SAB 0800 50.00 TL 082 15.00 KR 4272 34.00 NM 5197 T5.00 SAB 0270 60.00 TL 082 15.00 KR 4274 73.00 LM 1952 172.00 LM 1952 172.00 LM 1952 172.00 LM 1952 172.00 LM 1958 28.00 SAB 0270 60.00 TL 084 15.00 KR 4274 125.00 NM 5197 SAB 0270 50.00 TL 084 15.00 KR 4274 125.00 NM 5197 SAB 0270 50.00 TL 084 15.00 NM 5197 SAB 0270 50.00 TL 084 15.00 NM 5197 SAB 0270 SAB 027	MAGNETIC FRANCE «MF 12»
95 10,00 192 12,00 629 28,00 96 9,00 193 16,00 688 44,00 107 9,00 194 14,00 \$124 18,00 109 5,00 195 12,00 F74 20,00	ET 4116. 34,00 LM 137 K 15,00 LM 386 17,00 ET 4164 62,00 LM 193 H 46,00 LM 387 32,00 FX 309 250,00 LM 30IAN8 9,00 LM 388 N1 15,00	LM 1877 N1O. 80,00 MC 14518PC 8,00 MM 8116 50,00 SAH 200 280,00 TMS 1122 110,00 ZN 409 50,00 LM 1893 188,00 MC 14528PC PL2,00 MM 74C05 2,800 SDA 2008 6,00,00 TMS 1601 1,00 ZN 414 8,00 MR 74C05 2,800 SDA 2008 6,400 TMS 3318 77,00 ZN 416 6,45,00 SDA 2008 6,400 TMS 3318 77,00 ZN 416 6,45,00 SDA 2008 6,400 TMS 3318 77,00 ZN 416 6,45,00 SDA 2008 6,400 TMS 3318 77,00 ZN 416 6,45,00 SDA 2008 6,400 TMS 3318 77,00 ZN 416 6,45,00 SDA 2008 6,400 TMS 3318 77,00 ZN 416 6,45,00 SDA 2008 6,400 TMS 3318 77,00 ZN 416 6,45,00 SDA 2008 6,400 TMS 3318 77,00 ZN 416 6,45,00 SDA 2008 6,400 TMS 3318 77,00 ZN 416 6,45,00 SDA 2008 6,400 TMS 3318 77,00 ZN 416 6,45,00 SDA 2008 6,400 TMS 3318 77,00 ZN 416 6,45,00 SDA 2008 6,400 TMS 3318 77,00 ZN	3399999391E
74 HC 008,00   306,00   15710,00	HD 6845	LM 2904 17,00 MC 14527 45,00 MM 74C86 9,00 SDA 2010 180,00 TMS 3874 100,00 ZN 419 50,00 LM 2967 N8 60,00 MC 14528BCN 35,00 MM 74C90 22,00 SDA 2010 35,00 TUA 2000 58,00 ZN 425 120,00 LM 2907 N8 60,00 MC 14534 74,00 MM 74C93 12,00 SDA 2112 56,00 U 400 68,00 ZN 425-E8 98,00	
04 6,00 74 13,00 163 14,00 14 12,00 152 14,00 390 16,00	HEF 4751 . 280,00 LM 309 K . 25,00 LM 393 . 10,00 HEF 4753 . 74,00 LM 310 N . 39,00 LM 394 . 52,00 HEF 4754 . 156,00 LM 311 H . 21,00 LM 396 K . 175,00	LM 3080 18,00 MC 14538GC P 2,00 MM 74C173 20,00 SDA 2114 73,00 U 1096 B 90,00 ZN 427-E8 190,00 LM 3080 18,00 MC 14539GC P 12,00 MM 74C174 11,00 SDA 2124 65,00 LM 431 MVC 8,00 ZNA 234 338,00 LM 3086 9,00 MC 14541BCP 15,00 MM 74C221 28,00 SL 440 39,00 U 47 714 40,00	
BON A DECOUPER POUR RECEVOIR	HM 462732 . 110,00 LM 311 J	LM 3099 . 11,00 MC 14543BCP 20,00 MM 74C922 . 75,00 St. 488 . 88,00 UA 739	<b>以上,</b>
LE CATALOGUE GENERAL ENVOI : Franco 35 F en T.P.	MAGNETIC ENANCE de 9 h :	vert 10 à 12 h VISA CREDIT Nous consulter Nous consulter REALISATION DE TOUS CIRCUITS IMPRIMES SUR EPOXY D'APRES VOS	* PRIX : 5290 F
Au magasin 25 F	Télex 216	328 F MAGNET Métro : NATION R.E.R simples et double faces	Option avec réverb. ressort HAMMOND à incorporé
ADRESSE :	11 pl. de la Nation, 75011 Paris · Tél EXPEDITIONS 20% à la commande,	. 43.79.39.88 Sortie : Taillebourg FACE AVANT GRAVEES	* PRIX : 6000 F  DOCUMENTATION DETAILLEE contre enveloppe timbrée portant nom et adresse
	PRIX AU 1.3.86 DONI	NÉS SOUS RÉSERVE	#

### UNE CONCEPTION MODERNE DE LA PROTECTION ELECTRONIQUE

Si vous avez un problème... de BUDGET... de choix pour réaliser votre protection électronique, nous le règlerons ensemble LA QUALITE DE NOS PRODUITS FONT VOTRE SECURITE ET NOTRE PUISSANCE

### **ALARME SANS FIL**

(portée en champ libre)

Alerte par un signal radio. Silencieux (seulement perçu par le porteur du récepteur). Nombreuses

applications : HABITATION : pour prévenir discrè-

PERSONNES AGEES en complé

ment avec notre récepteur D 67 et EMETTEUR D22 A ou ET1 (en op-

ALARME VEHICULE 1250 port 45 F

Doc. complète contre 10 F en timbres

ENTREE : Circuit instantané normalement ouvert. Circuit instantané normalement fermé. Circuit retardé norm. fermé. Tempo-

risation de sortie fixe. Temporisation d'en-

rtée de sortie et temps d'alarme réglable. SORTIE : Préalarme pour signalisation d'en-trée en éclairage. Circuit pour alimentation

radar. Circuit sirène intérieure. Circuit si-rène auto-alimentée, autoprotégée. Relais inverseur pour transmett. télépho. et autre.

de circuit instantané. Voyant de circuit retardé présence secteur. Voyant

TABLEAU DE CONTROLE : vovant de mise en service. Vovant

durée d'alarme. Contrôle de charge ou contrôle de bande.

Durée d'alarme 3', réarmement automat,

de mémoris, d'alarme Frais de port 35 F

Mémorisation d'alarme

éclairage des lieux. Dimensions : H 315 × L 225 × P 100

**CENTRALE T2** 

3 zones de DETECTION SELECTIONNABLE

Zone A declenchement temporisé.

**CENTRALE AE 2** 

### TRANSMETTEURS **TELEPHONIQUES**

**CEV 12** 

4 numéros d'appel. Bip sonore ou message préenregistré sur cassette (option). Alimentation de secours in-(Homologué)

SUPER PROMOTION

fermé :

• immédiat

• retardé

• autoprotection
Chargeur incorporé 500 m/A
Contrôle de charge

Dimensions 210  $\times$  165  $\times$  100 mm

1 200 F

UNE petite centrale pour appartement

Contrôle de boucle

PRIX EXCEPTIONNEL

980F

CENTRALE série 400 NORMALEMENT fermé.

SIMPLICITE D'INSTALLATION Sélection de fonctionnement des sirènes

Zone d'autoprotection permanente 24 h/24. 2 circuits d'analyses pour détec-

teurs inertiels sur chaque voie - Temporisation sortie/entrée. Durée d'alarme réglable. Alimentation entrée : 220 V. Sortie 12 V 1,5 amp. régulé en tension

et courant. Sortie alimentation pour détecteur infrarouge ou hyperfréquence Sortie préalarme, sortie alarme auxiliaire pour transmetteur téléphonique ou

ENTREE : zone A déclenchement immédiat. MEMORISATION D'ALARME.

5 zones sélectionnables 2 par 2 sur la face avant, 2 zones de détection immédiate. 2 zones de détection temporisée. 1 zone d'autoprotection, char-

**CENTRALE D'ALARME 410** 

SELECTION DE NOS CENTRALES D'ALARME

SURVEILLANCE: 1 boucle N/F instantanée - 1 boucle N/F temporisée - 1 boucle N/F autoprotection 24 h/24 - 3 entrées N/O identiques aux entrées N/F.

Alimentation chargeur 1,5 amp. Réglage de temps d'entrée,

avec 3 entrées

normalement

# NOUVEAU!!

à synthèse vocale. 4 numéros d'appel. 2 voies d'entrée.

Prix: nous consulter.

Port 35 F

590 F

(Homologué)

**CENTRALE BLX 06** 



CENTRALE D'ALARME **4 ZONES** 

2690 F (envoi en port dû SNCF)

**UNE GAMME** COMPLETE **DE MATERIEL DE SECURITE** 

Documentation complète contre 16 F en timbres

6/10

### **EQUIPEMENT DE** TRANSMISSION **D'URGENCE ET 1**

Le compagnon fidèle des personnes seules, âgées, ou nécessitant une aide médicale d'ur-



TRANSMISSION au voisinage ou au gardien nar EMETTELIR RADIO iusqu'à 3 km TRANSMETTEUR DE MESSAGE person nalisé à 4 numéros de téléphone différents ou à une centrale de Télésurveillance.

Documentation complète contre 16 F en timbres

PRIX: nous consulter Document. complète contre 10 F en timbres (Non homologué) Vente à l'exportation. INTERRUPTEUR SANS FIL portée 36 mètres Nombreuses applications (télécommande, éclairage jardin, etc.)

Alimentation du rècepteur : entrée 220 V sortie 220 V, 250 W EMETTEUR alimentation pile 9 V AUTONOMIE 1 AN



450 Frais



COMMANDE AUTOMATIQUE D'ENREGISTREMENT TELEPHONIQUE

1 zone temporisée N/F

1 zone immédiate N/O

1 zone immédiate N/F

réglage d'intégration

poré), etc.

dulée, autoprotégée

1 zone autoprotection per-

manente (chargeur incor-

1 RADAR hyperfréquence,

portée réglable 3 à 15 m +

2 SIRENES électronique mo-

1 BATTERIE 12 V, 6,5 A,

20 mètres de câble 3 paires

4 détecteurs d'ouverture ILS

étanche, rechargeable

PASTILLE EMETTRICE Vous désirez installer rapidement et sans branchement un appareil d'écoute télépho-

nique et l'émetteur doit être invisible.

S'installe sans branchement en cinq secondes (il n'y a qu'à changer la capsule). Les conversations téléphoni-

ques des deux partenaires sont transmises à 100 m en champ libre.

Déclenche automat, et sans bruit l'enregis-trement de la communication dès que l'ap-pareil est décroché et s'arrête dès qu'il est raccroché 395 F port 25 F Non homologué

### POCKET CASSETTE **VOICE CONTROL**

LECTEURS/ENREGISTREURS a système de déclenchement par la voix. Catalogue complet contre 22 F en timbres



1 CENTRALE Série 400 1 RADAR

### geur 12 V 1,5 amp. Voyant de contrôle de boucle, mémorisation d'alarme et test sirène. Commande par serrure de sécurité cylindrique. Dim. H 195 × L 180 × P 105. PRIX **DETECTEUR RADAR**

Anti-masque PANDA - BANDE X. Emetteur-récepteur de micro ondes. Protection très efficace. S'adapte à toutes nos centrales d'alarmes. Supprime toute installation compliquée. Alimentation 12 Vcc. Angle protégé 140°. Portée 3-20 m.

Angle protégé 140°. Portée 3-20 m.

NOMBREUX MODELES DISPONIBLE

**MICROS** 

EMETTEURS: en champ libre 980 F Portée 50 à 150 mPortée 5 km,

### SIRENES pour ALARME

### SIRENE **ELECTRONIQUE**

autoprotégee en coffret métallique 110 dB

EXCEPTIONNEL 210

Frais d'envoi 25 F

SIRENE électronique autoalimentée et autoprotégée



1 accus pour sirène 160 F

### RECHERCHE **DE PERSONNES**



### SYSTEME 4 OU 8 PERSONNES

 Diffusion d'un signal et d'un message parlé dans le sens base-mobile.

Nombreuses applications: hôpitaux, bureaux, ateliers, usines, restaurants, grandes urfaces, écoles., universités, etc.
Portée: 1 km. Avec kit d'amplification : jusqu'à 10 km.

Prix : nous consulter

RADAR HYPERFREQUENCE

AE 15, portée 15 m. Réglage d'intégration Alimentation 12 V.

980 F frais de port 40 F



### étanche, rechargeable **1SIRENE** Electronique autoalimentée

1 BATTERIE 12 V 2 A

pour l'extérieur

+ 1 SIRENE Electronique modulée

de forte puissance 1 BATTERIE 12 V 6.5 A étanche rechargeable

de CABLES 3 paires 6/10

Avec 20 m

....



**IR 15 LD** 



### RECEPTEUR MAGNETOPHONES

Enregistre les communications en votre absence. AUTONOMIE 4 heures d'écoute.

- Fonctionne avec nos micro-émetteurs

PRIX NOUS CONSULTER

Documentation complète de toute la gamme contre 15 F en timbres

rayons de détection. Couverture : horizontale

### DETECTEUR INFRA-ROUGE PASSIF IR 15 LD Portée 12 m. Consommation 15 mA. 14



4 DETECTEURS d'ouverture ILS

110°, verticale 30°. Prix: 950 F


**TOUTE UNE GAMME** de DETECTEURS INFRAROUGE

### OUDEX **ELECTRONIC'S**

141, rue de Charonne, 75011 PARIS (1) 371.22.46 - Métro : CHARONNE

AUCUNE EXPEDITION CONTRE REMBOURSEMENT. Règlement à la commande par chèque ou mandat.

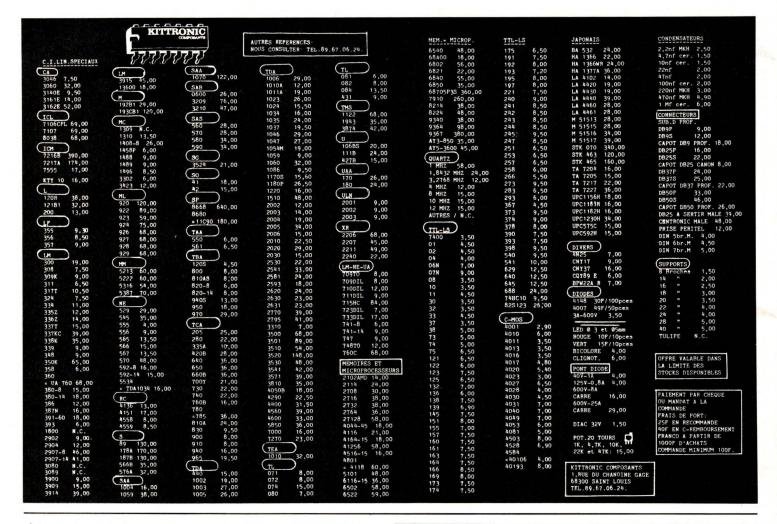OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 h 30 à 13 h et de 14h 30 à 19 h 15 sauf DIMANCHE et LUNDI MATIN



# Pour VOTRE PLAISIR ou pour VOTRE AVENIR dès aujourd'hui, optez pour

### Préparation à l'examen CAP Electronique

Un cours simple basé sur la pratique, sans théorie superflue.

- 1. Vous construisez un oscilloscope qui reste votre propriété.
- 2. Vous faites plus de 40 expériences avec l'oscilloscope.
- 3. Nos manuels de théorie très clairs vous initient rapidement à l'électronique.
- 4. Un professeur est toujours à votre disposition.
- 5. Vous pourrez ensuite aborder tout ce qui touche à l'électronique.

DTE Enseignement privé par correspondance

### **DEVENEZ UN**

### RADIO-AMATEUR

et écoutez vivre le monde

Notre cours fera de vous un émetteur radio qualifié Préparation à l'examen licence PTT.

GRATUIT

Pour recevoir notre brochure sans engagement, cocher la case qui vous intéresse.
Remplir et expédier ce bon à

**DINARD TECHNIQUE ELECTRONIQUE** B. P. 42 - 35801 DINARD (France)

☐ ÉLECTRONIQUE - Brochure 32 pages couleur □ RADIO-AMATEUR - Brochure et documentation

NOM (majuscules S.V.P.)

**ADRESSE** 

CODE POSTAL

VILLE

# Je découvre

FORMATION PRATIQUE à l'électronique MODERNE



Editions Techniques et Scientifiques Françaises Commande et réglement à l'ordre de la LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO Paris Cedex 10

port compris

36, RUE DE PUEBLA 59800 LILLE Tél.: 20.30.94.18

DÉPANNAGE MICRO **TOUTE MARQUE** 

COMPOSANTS INFORMATIQUE MICRO P 8088 : 130 F RAM 4164 : 14 F RAM 41256 : 55 F

SUPER PROMO: 2750 TTC MT 85 : 80 col. • 180 cps • matrice 9×9 • compatible IBM Apple, image writer SUPER PROMO : 4160 TTC INTERFACE //: 325 F



**NOUVEAU COMPATIBLE CEM/PC 10** 

EN FRANÇAIS - GARANTI : 3 ans ...... 12 900F

NOUVEAU COMPATIBLE CEM/2 + 2 E

EN FRANÇAIS - GARANTI : 2 ans ..... Muss - 30 % SUR CONDENSATEURS

DIVERS CHIMIQUES ET

CÉRAMIQUES

SOURIS + CARTE + LOGICIEL POUR IBM 1 500 F

PROMO

— Carte mère 1 CPU/2 CPU 2 1	
■ CARTES INTERFACES POUR AP	PLE — Grappler - — Parallèle d
— 16 K	I50 F Paranele C
— 128 K Saturne 9	90 F SPÉCIAL
- Contrôleur de drive 3	190 F — Boîtier cla
— 80 colonnes 6	90 F numérique
- Super serial card 8	90 F — Carte mère
- Couleur avec câble péritel 9	<b>000 F</b> — Kit de 3 cu
— Z 80	70 F — 80 colonne
— Music 8	50 F CIRCUITS
— Horloge 6	
— Programmateur d'EPROM 6	— Carte mère — 80 colonne

- appler + avec câble . . 1 290 F + avec câble ... 575 F + avec cable ...... centronics avec câble 490 F APPLE II e
- avier + pavé . . . . . . . . . . . 1 290 F e équipée . . . . . . . . 2 190 F
- S IMPRIMÉS NUS II e es étendues ...... 130 F
- CIRCUITS IMPRIMÉS NUS
- Carte mère 1CPU ou 2CPU . . . .Carte contrôleur, 16 k, 128 K, prototype 80 colonnes RS232, super serial card, 6809,

couleur, music, horloge, Z 80 

### PÉRIPHÉRIQUES POUR APPLE

— Imprimante mt 80s 3 250 I	F
— Imprimante mt 80 PC 3 990 F	F
— Imprimante mt 85	
- Moniteur vert ou ambre 990 F	
— Ventilateur externe 290 F	Ē
— Ventilateur interne	F
Boîtier métal style IBM	Ŧ
— Clavier Azert pour 2 +, 2 + e	F
— Boîtier + clavier style Apple	F
<ul> <li>Ruban pour imprimante MT 80, 180, 280 75 F</li> </ul>	=
— Disquette Xidex. La boîte 190 F	F
— Disquette SFDD. Les 10 74 F	Ē
— Disquette DFDD. Les 10 100 F	=
— Disquette 3" 1/2	=
<ul> <li>Paquet de listing (500 feuilles 80 col) 75 F</li> </ul>	=
<ul> <li>Paquet de listing (2 000 feuilles 130 col) 130 F</li> </ul>	=
- Pince pour disquettes 60 F	=
<ul> <li>Boîte de rangement 100 disquettes + serrure 180 F</li> </ul>	=

- CARTES COMPATIBLE IBM
- Carte mère (avec 256 K RAM) ...... 4 500 F 
   Carte RS 232C (2 ports)
   950 F

   Carte imprimante II
   670 F

   Carte monochrome
   1 590 F
   Carte graphique couleur .....

- — Carte 512 K RAM (avec 512 K)
   2 670 F

   — Carte contrôleur (pour 4 drives)
   884 F

   — Carte contrôleur disque dur
   2 990 F
- CIRCUITS IMPRIMÉS NUS POUR IBM

_	arte mère 640 K 3	30	F	
_	arte mère 256 K 2	60	F	
		50	F	
_		50	F	
_	arte monochrome	20	F	
_	arte multifonctions 2	10	F	
_	arte 512 K 1	70	F	
_	arte contrôleur (pour 4 drives)	50	F	
	arte prototype			

- CARTES SEMI-ÉQUIPÉES : nous consulter ■ PÉRIPHÉRIQUES IBM
- Disque dur 12,76 MB Coffret métal pour IBM
  Clavier AZERTY pour IBM XT et AT
  Alimentation 130 W 950 F 
   Imprimante MT 180-280-85-86-490
   1 550 F

   Moniteur ambre Zenit PC
   4 000 F

   Moniteur couleur TAXAN vision PC
   5 190 F
   Câbles pour imprimantes .....

### **VENTE PAR CORRESPONDANCE:**

Chèque bancaire joint 30 F pour port, emballage Mandat-lettre joint Contre-remboursement frais de port en sus. Sauf imprimante, moniteur, système, listing : 70 F moins de 10 kg,110 F plus de 10 kg.

- Prix pour clubs + CE et par quantité
- · Revendeurs : nos composants, nos systèmes, vous intéressent : contactez-nous.
- Apple® est une marque déposée par Apple computer.
- IBM® est une marque déposée par IBM.

002,50 F 01 4,50 F 023,80 F 043,10 F	160 161 164 166	9,90   9,90   6,90   8,00   7,00
3, 10 F 007	174 175 194 195 2240 241 243 257 258 259 260 266 273 280 283 365 367 368 374 379 390 393 398	12,00   8,00   7,00   10,00   15,00   15,00   15,00   15,00   15,00   16,00
	138 175 195	. 19,00 F . 19,00 F . 29,00 F

TTL LS

9,90 F 9,90 F 6,90 F 8,00 F 7,00 F

### 86 . 14,00 F 280 . 25,00 F MICROPROCESSEURS

		•••			•		_		•	_		•		_	-		
	MC 1	488	0												0	50	F
					•										3	,50	
		489	θ.												9	,50	F
٥,	MC 6	809														.00	F
	MC 6	809	4F												89	,00	F
		82	~	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10	,50	F
						•		•	•		•				13	,00	
		840	).			1	ė				٠	٠			DU	,00	F
	MC 6	84	5.											1	05	,00	F
	MC32	42			ï			ľ	ï	ľ		ľ	3	1	20	.00	F
	MC34	70														.00	F
		7			٠			•	•				•		20	,00	F
	58167			٠	٠		٠		٠				•	:	an	,00	
	UPD 1	765	٠.		٠	10	28							1	60	,00	F
	8748													2	39	,00	F
	8088												3	1	60	,00	F
					•			•	•	•	٠		•	i	00	,00	F
	0231			*		¢	•	×		٠			٠	!	00	,00	
	8250					ĕ	ş		·			×		1	59	,00	F
	8251				٠				÷						59	,00	F
	8253-	.5													62	nn	F
	8255/																F
	02337	40			•		٠								77	,00	
	8259/	٩.											٠		14	,UU	F
	8284/	Α.				ě	i					4	i		62	,00	F
	8288													1	29	,00	F
	Z80A	CPI	i.	Ž.	ŝ	8	9	8			î	28	ì	Ō	30	50	F
																	Ė
	Z80 F	IU			٠								٠		43	,00	
	Z80 C														49	,00	F
	Z80D	MΑ	C		į.	į.		÷						1	29	,00	F
	780 5	018												1	10	00	F
	Z80 S AY 89	210		*	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	i	10	'n	F
	AT OS	910		*	٠	٠	•	13		8	٠		٠	•	10	,00	F
						٠	ø	٠	٠	•		œ.	٠		δU	,00	
	6522									į,		i			75	,00	F
	6551									į.					95	,00,	F
	AM 7	910	1										3	3	49	On	F
	MC 1	44	10	,				•					•	ĭ	70	,00	F
	OTOC	44	12	٠									٠	٠	10	,00	
				٠	٠						٠	•	•	٠	10	,00	F
	8T28				٠	·	٠								12	,00	F
	8T95										į,	10	į.	J	12	.00	F
	8T97														12	,00,	F
	6116				•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	an	,00	F
						٠	٠	٠				٠	٠		30	,00	
	2114			·											39	,00	F
	4116										÷				18	,00	F
	4118													1	20	,00	F
	4164	15	Ô'n	C		ŝ								1	25	,00	F
	4125	6,0	UII	3		•	•				•	•	•	4	40	,00	
				٠										!	40	,00	-
	2708															,00	
	2716					i				v		i,			49	,00	F
	2732														80	.00	F
	2764															,00	
	2712	ο					•		•		•		•		00	00	F
	2712 TBP	0 .													30	,00	Ę
	IRb .	185	900	3(	)										39	,00	F
	TBP2	8 8	SΑ	42	2						i				59	,00	F
	82S1	29	1000 1000 1000				1	35	9	20	3		ě		59	.00	F
	6309		Ö				•		•	•	•		•		50	,00	F
		-															
	NE55	ο.	000	000										13	4	,50	-
	NE 5	56	***						,					į.	13	,00	F
	NE 5	58					ĺ.		ĺ	Ĺ				1	39	.00	F
	TRA	970	1			1	•	•	ľ			-	-			40	F
	TDA	AF	'n										*			AC	F
	IUA	400	JU			٠					٠	٠			101	.43	Г
				7					_	_							

### QUARTZ 1,8432 MHz 2,4576 MHz 3,579 MHz 4,000 MHz 14,318 MHz 17,430 MHz 18,432 MHz .39,00 F .39,00 F .39,00 F .39,00 F .39,00 F .39,00 F .39,00 F

11

# DARI L'ESPACE MUSICALIII



Light-Show Orchestres Discothèques

chaque mois chez votre marchand de journaux



# LEXTRONIC 33-39, avenue des Pinsons, 93370 MONTFERMEIL Tél.: (1) 43.88.11.00 (lignes groupées) C.C.P. La Source 30.576.22 T

Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Fermé dimanche et lundi

CRÉDIT CETELEM • EXPORTATION : DÉTAXE SUR LES PRIX INDIQUÉS

### **ENSEMBLES DE RADIOCOMMANDE** I A 14 CANAUX

LEXTRONIC propose une gamme étendue d'ensembles E/R de radiocommande, utilisant du matériel de haute qualité, ces appareils sont étudiés afin de permettre la commande à distance de relais avec une grande sécurité de fonctionnement, grâce à un codage à l'émission et à la réception en PCM, pratiquement imbrouillables par les CB, Talky-Walky, radiocommandes digitales, etc.\* Les portées de ces appareils sont données à titre indicatif, à vue et sans obstacle. Pour de plus amples renseignements, consultez notre cataloque. Prix spéciaux par quantité.



EMETTEUR DE POCHE CODE 8192 SAM (72 × 50 × 24 mm) Antenne non visible incorporée et logement pile. 9 V miniature, con trôle par I FD, portée 100 à 150 m°

EMETTEUR COMPLET en KIT avec quartz 41 MHz sans pile Monté sans pile MEME EMETTEUR SAM en version 2 canaux monté .... 320 F

EMETTEUR 8192 AT livré en boîtier luxe noir ( $103\times59\times30$  mm) avec logement pour pile 9 V miniature. Puissance HF 600 mW, 9 V, consommation 120 mA (uniquement sur ordre).

Emetteur 8192 AT monté

EMETTEUR 8192 AC. Même modèle que ci-dessus mais équipé d'une antenne souple type caoutchouc de 15 cm portée 300 à 500 m\*. EMETTEUR 8192 AC complet en KIT avec quartz

EMETTEUR 8192 AC monté 464 F PLATINE SEULE DES EMETTEURS 8192. Livré avec quartz 41 MHz mais sans inter, ni antenne en KIT 245,65 F PLATINE SEULE montée et réglée 300,25 F

MEME ENSEMBLE 8192. En version 72 MHz émetteur/récepteur en ..1051,40 F ordre de marche avec quartz EGALEMENT AUTRES MODELES DE 4 A 14 CANAUX. Commandes

normales ou simultanées ainsi qu'émetteurs de télécommande digi-tale. Nous consulter pour tout renseignement.





RECEPTEUR monocanal 8192 livré en boîtier plastique (72 x 50 

RECEPTEUR 8192 BM. Mêmes caractéristiques et dimensions que les modèles 8192, mais équipé d'un relais bistable à mémoire. Fonctionne en version monocanal bistable avec les émetteurs 8192 AT. AC ou SAM, le relais de sortie basculant alternativement sur «arrêt, marche, arrêt, marche» etc. à chaque impulsion de l'émetteur ou en version 2 canaux bistables en utilisant les émetteurs 2 canaux 8192, dans ces conditions, les fonctions «arrêt» et «marche» sont déter minés par l'un des 2 canaux de l'émetteur.


— Alim. 12 V, consom. identique de 15 mA env. avec relais de sortie

en position contact «ouvert» ou «fermé», (intensité des contacts

Une sortie temporisée de 1 s. env. est prévue pour le branchement éventuel d'un buzzer piezo (intensité max.: 30 mA) permettant le contrôle auditif de fonctionnement de chaque changement d'état du

Le récepteur 8192 BM en ordre de marche avec quartz . 591 F Emetteur 2 canaux 8192 SP2AC (version antenne caoutchouc 15 cm) en ordre de marche avec quartz 529.50 F

### SUPER CENTRALE **D'ALARME CAP 805**

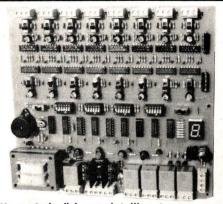

Equipée de 26 CI, cette centrale d'alarme «intelligente» programmable comporte 21 leds de contrôle.

### **QUELQUES CARACTERISTIQUES:**

- 8 zones sélectionnables indépendantes pour contacts, radar RV004, détecteur de voie d'eau ou incendie, etc.

- o zontes selectioninades independantes pour contacts, fadar havor, quercheur de voie dead ou incende,
   sélection indépendante des 8 zones sinstantanées ou «retardées»

   contrôle permanent des zones par buzzer incorporé

   contrôle permanent des 8 zones par leds avec mémorisation indépendante des alarmes de chaque zone.
- visualisation du nombre d'alarmes par afficheur 7 segments (la mémorisation par leds et afficheur est observée uniquement lorsque la centrale est à l'arrêt, afin de réduire sa consommation)

  1 entrée ddissuasion- avec temporisation alebatiore pour radar extérieur ou barrière infrarouge

  1 entrée pour serrure électronique autoprotégée C12L ou télécommande codée

- temporisations de sortie, d'entrée, de pré-alarme et d'alarme programmables par mini-interrupteurs avec dignotement toutes les secon-des des leds durant les temps programmés 5 sorties indépendantes sur relais IRT 5A, comme suit :
- - 1 sortie 20 V pour éclarage extérieur temporisé durant les temps de sortie et d'entrée 2 sorties sur relais pour pré-alarme (sirène intérieure et transmetteur téléphonique par exemple) 1 sortie sur relais pour sirène extérieure ou autre
- 1 sortie «dissuasion» avec temporisation aléatoire à la fermeture et à l'ouverture du relais pour radar extérieur
- alimentation 220 volts avec régulation pour radars Lextronic et chargeur pour batterie 12 V, 1,8 à 40 AH

— consommation en veille : 7 mA env.

Vendue actuellement uniquement sous forme de platine (200 × 200 mm).

Démonstration en magasin. Documentation contre enveloppe timbrée (à 3,70 F)

.1398 F CAP 805, montée et testée CAP 805 complète en kit

1626 F

# POUR 990 F (OFFRE VALABLE JUSQU'AU 30.4.86)

Une alarme complète, comprenant :

- (VALEUR 195 F)

NOUVELLE SIRENE, étonnante par sa puissance (110 dB) et sa faible consommation (150 mA). 195 F

### **INCROVABLE LE PVDA-5!**

### SYSTEME D'ALARME SANS FIL (protection volumétrique à dépression atmosphérique)

Fonctionne des l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre donnant sur l'extérieur (aucun contact ni dispositif spécial à monter sur celles-Coil. Se déclenche également en cas de bris de glaces. Entièrement autonome le PVDA-5 permet de protèger plusieurs locaux même sur plusieurs étages (jusqu'à 1500 m²). L'avantage par rapport au radar est que toute personne ou animal peut se déplacer librement à l'intérieur des pièces protégées sans déclenchement du système.

### RV004/RV005 MONTAGE TYPE **RV005** sirène OU modul PVDA5 000 000

NOMBREUSES APPLICATIONS: antivols, protection des personnes âgées, détecteur de présence pour magasins, etc. Dim: 72 × 50 × 24 mm. Alim: 8 à 12 V, 4 mA en veille. Sortie sur relais IRT 5 A incorporé. Temporisations: sorties: 1 mn alarme autorédéclenchable: 1 mn. Contrôle des différentes fonctions par Led 3 couleurs. Réglage de sensibilité. 1 mn, entrée : 10 s,

PRIX EN DIRECT DU FABRICANT, MONTE : 509,20 F

Démonstration dans notre magasin Documentation contre enveloppe timbrée à 3,70 F + port 34 F ou contre-remboursement 40 F

### A NOTRE RAYON ALARME

LES RADARS VOLUMETRIQUES «LEXTRONIC» RV004 et RV005 A INFRAROUGE PASSIF

### POUR CINQ RADARS PRIS EN UNE SEULE FOIS REMISE DE 10%

Se caractérisent par leurs dimensions réduites ainsi que par une très faible consommation de veille (3 mA environ). Les portées opératonnelles (réglables) sont de 6 à 12 m maxi avec un angle de couverture de 70° environ. le déclerchement de ces radars se fait par détection de variation de température causée par la radiation du corps humain (infrarouge passif). Ils utilisent un détecteur spécial muni d'un filtre sélectif de longueur d'ondes bien spécifique de la température du corps humain évitant ainsi tous les déclenchements intempestifs. De plus, ces radars ne traversent pas les cloisons ni les vitres. Ils possèdent également une très grande immunité contre ière, les bruits, etc. Ils sont équipés d'un contrôleur visuel par Led réagissant des le passage d'une personne (ou d'un animal dans la zone couverte par le radar

Nombreuses applications: Antivol. déclenchement automatique d'éclairages, d'appareil photo ou caméra, magnétophone, vidéo de surveillance, objet animé, guirlandes, spots, système de sécurité, etc.



RADAR RV004 : Dim.: 57 x 37 x 20 mm. Modèle spécialement étudié pour fonctionner avec la centrale d'alarme CAP 002. Alim. 12 V. Consom. en veille 3 mA. En kit: 350 F Monte: 426,15 F RADAR RV005 : mėmes caractéristiques que le RV004, mais dim. 72  $\times$  50  $\times$  24 mm, il comporte également les temporsations d'entrées (10 s) et deutrée d'alarme (redéclenchable) de 60 s. Les sorties se font sur relas incorporé I RT 3A pour le comporte que le comporte le comporte RT 3A pour l

vant actionner directement une sirène ou tout autre appareil. En kit: 509.20 F

......412,30 F Montė:.... Documentation

contre enveloppe timbrée'

\*Egalement en stock, centrales d'alarme, barrières infrarouges, alimentations secteur, sirènes, etc

Veuillez m'adresser VOTRE DERNIER CATALOGUE + LES NOUVEAUTES (ci-joint 30 F en chèques) ou seulement vos NOUVEAUTES (ci-joint 10 F en chèque)
Nom Prénom
Adresse

03/86

RP

# PARTICIPEZ AU PREMIER GRAND PRIX



# 15.000 F

# au meilleur montage électronique.

8.000 F au 2ème, 2.000 F au 3ème et 47 autres prix.

REGLEMENT :

ARTICLE 1: Le Grand Prix KF a pour but de couronner la meilleure réalisation d'un ensemble électronique.

ARTICLE 2: Pour pouvoir présenter leur réalisation, les candidats devront obligatoirement l'accompagner d'un bulletin de participation revêtu du cachet d'un revendeur de composants électroniques. Les bulletins seront disponibles sans obligation d'achat chez les revendeurs. Ils pourront être aussi demandés, toujours sans obligation d'achat, par correspondance à KF "GRAND PRIX" B.P.25, 92393 Villeneuve-la-Garenne Cedex; dans ce cas, le cachet d'un revendeur devra y être apposé.

ARTICLE 3: La réalisation présentée par les candidats est originale et inédite, sans copie ou démarquage d'une réalisation parue dans une publication française ou étrangère ou d'invention protégée par brevet. Dans le cas contraire, la réalisation sera rejetée.

ARTICLE 4: Les participants expédieront par les soins des Postes et Télécommunications, en recommandé avec accusé de réception, leur réalisation, convensblement emballée, avec plans et descriptifs, à KF "GRAND PRIX"

B.P. 25, 92393 Villeneuve-la-Garenne Cedex. La date limite d'envoi est fixée au 15 AVRIL 1986 (le cachet de la poste fera foi).

ARTICLE 5: L'attribution du Grand Prix KF sera décerné le 20 MAI 1986 après délibération d'un jury souverain composé de 5 membres: 1 représentant du SPDEI (M. ALEX), 1 représentant de la Société SICERONT KF (M. PORCHERET), 1 représentant de la Revue ELECTRONIQUE PRATIQUE (M. FIGHEIRA), 1 représentant de la Revue LE HAUT PARLEUR (M. JOLY), 1 représentant de la Revue RADIO PLANS (M. DUCHEMIN), en présence de Maître DESAGNEAUX, Huissier de Justice, 19, allées Léon Gambetta 92110 Clichy, chez qui le présent règlement est déposé.

ARTICLE 6: Le Premier Prix sera de 15,000 F, le Deuxdème Prix un labo KF d'une valeur de 8,000 F TTC, le Troisième Prix un labo amateur KF d'une valeur de 2,000 F TTC. Du Quatrième Prix au Cinquantième Prix, il sera attribué 47 lots en matériel et publication électroniques.

ARTICLE 7 : Les revendeurs ayant apposé leur cachet

commercial sur le bulletin des 3 premiers lauréats primés se verront attribuer un prix de 5.000 F pour le premier, 2.000 F pour le second, 1.000 F pour le troisième. Ces sommes pouvant être, bien entendu, cumulatives pour un même revendeur.


ARTICLE 8: Les lauréats seront avisés par lettre de leur prix dans le mois qui suivra la délibération du Jury. Ils acceptent en participant au concours que leur réalisation soit publiée, sans pour cela demander de réribution mais ils gardent la propriété industrielle de leur invention. Toutes les réalisations seront retournées par poste, en recommandé avec accusé de réception. Toute réclamation pour perte ou détérioration sera irrecevable.

ARTICLE 9: Le personnel ainsi que les collaborateurs occasionnels de la Société SICERONT KF et des revues participatrices ne pourront concourir pour le Grand Prix KF.

 $\frac{ARTICLE\;10}{tion\;du\;pr\acute{e}sent\;r\grave{e}glement.}:\;$ 
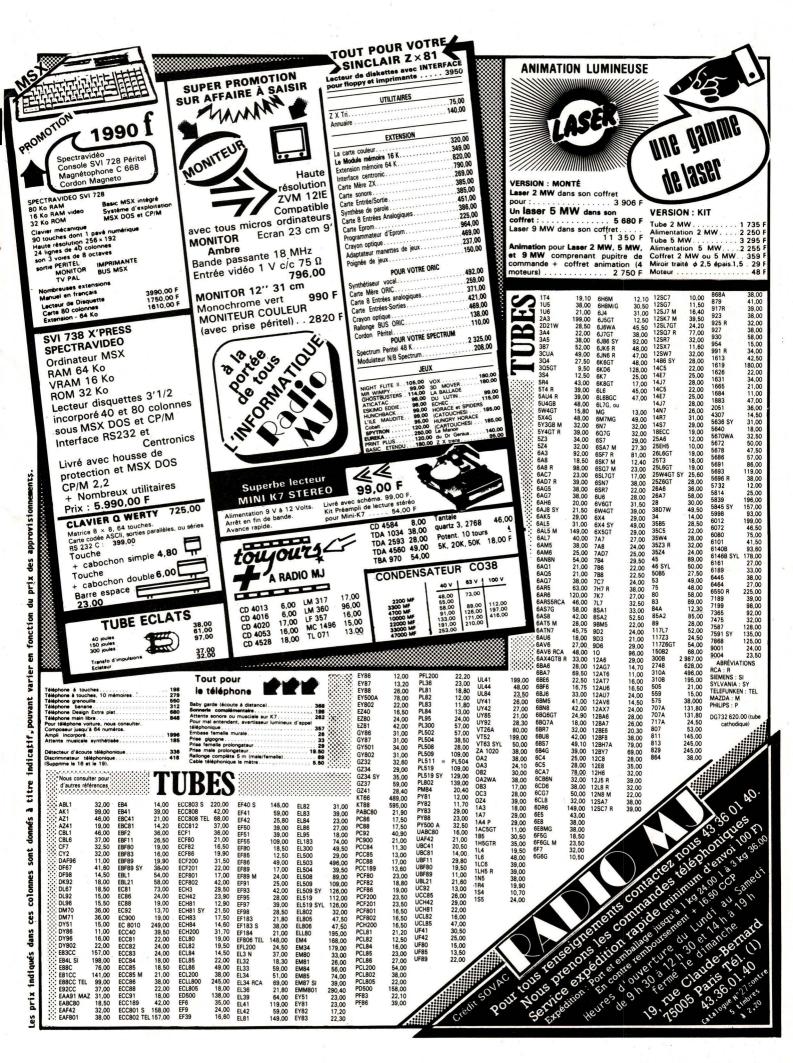
# AVEC LA PARTICIPATION D'ELECTRONIQUE PRATIQUE, DU HAUT PARLEUR, DE RADIO PLANS

Retirez le bulletin permettant de concourir, sans obligation d'achat chez votre revendeur de composants habituel ou en écrivant à KF "GRAND PRIX", B.P.25, 92393 Villeneuve la garenne Cedex.





# **HD MicroSystèmes**

42,42,55,09

67, rue Sartoris - 92250 La GARENNE-COLOMBES

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 19 h 30 - Samedi de 9 h 30 à 18 h Vente sur place et par correspondance

Le spécialiste du compatible APPLE® et IBM® tlx. 614 260 HDM

TTL LS  155  1500 F  00  1.90 F  157  7.90 F  00  00  1.90 F  158  19.50 F  00  2.80 F  4070  3.80 F  6809  58.00 F  6809 E  58.00 F  6801  2.80 F  6801  6821  2.80 F  6840  3.70 F  6855  3.90 F  68640  3.70 F  6855  3.90 F  6855  3.90 F  6855  3.90 F  6850  2.80 F  6					AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE					
156 15,00 F 00 1,90 F 157 7,90 F 00 7,50 F 4075 3,20 F 8821 22,00 F 01 4,50 F 158 10,50 F 02 8,70 F 4075 3,20 F 8821 22,00 F 02 2,80 F 100 8,90 F 04 8,50 F 4081 5,90 F 6845 97,00 F 03 4,90 F 161 8,00 F 08 9,50 F 4093 6,90 F 6845 97,00 F 05 4,00 F 164 7,00 F 10 11,00 F 4094 13,20 F 7910 Moz 240,00 F 05 4,00 F 166 14,00 F 20 7,40 F 4098 16,90 F 75 19910 Moz 240,00 F N 10 6,00 F 170 12,00 F 74 14,00 F 4094 13,20 F 75 1990 F N 10 1,00 F			155	5,80 F		S 74 S	4070	9 90 E	6900	58.00 5
00	TIL	LS						5.00 F		
01 4,50 F 158 19,50 F 02 2,80 F 100 8,80 F 100 8,80 F 4081 5,80 F 6845 97,00 F 03 4,90 F 161 8,00 F 08 9,50 F 4080 5,80 F 6845 97,00 F 05 4,00 F 164 7,00 F 10 11,00 F 4099 413,20 F 7910 MOZ 240,00 F 70 10 11,00 F 4099 413,20 F 7910 MOZ 240,00 F 70 10 11,00 F 4099 413,20 F 7910 MOZ 240,00 F 70 10 11,00 F 4099 413,20 F 7910 MOZ 240,00 F 70 10 11,00 F 4099 413,20 F 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	00	1.90 F	157	7.90 F				3 20 5		28 00 5
02	01	4,50 F		10,50 F						
03			160	6.90 F						
04 3,00 F 164 7,00 F 20 7.40 F 4094 13.20 F 755 19.00 F N 06 6.00 F 170 12.00 F 74 14.00 F 4617 25.00 F 755 19.00 F N 07 16.00 F 170 12.00 F 75 15.00 F 4638 16.00 F 2.80 A CPU 35.00 F 18.00	03			8,00 F						
05 4,00 F 16 14,00 F 20 7.40 F 4098 15,00 F 55 100	04		164							
NOG 6,00 F 170 12,00 F 74 14.00 F 4537 26,00 F 260 A CPU 35.00 F 08 4.00 F 174 6.00 F 175 7.00 F 138 19.00 F 4538 30.0 F 280 A CPU 35.00 F 175 15.00 F 4538 30.0 F 280 A CPU 35.00 F 175 15.00 F 4538 30.0 F 280 A CPU 35.00 F 175 15.00 F 4538 30.0 F 280 A CPU 35.00 F 175 15.00 F 175 15.00 F 180 A CPU 35.00 F 180 A CPU 3		4.00 F	166	.14,00 F						
NOT 16,00 F 175 7,00 F 186 14.00 F 4528 16,00 F 2 808 190 0 F 190 0 F 175 7,00 F 157 15,00 F 150 0 F 1	N 06	8.00 F	170	12.00 F						190,00 F
08			174	6.00 F						
09 6,00 F 190 12,00 F 157 15,00 F MICRO- 110 3,50 F 193 8,90 F 195 22,00 F PROCESSEURS 255 159,00 F 111 3,50 F 194 10,00 F 225 35,00 F PROCESSEURS 255 159,00 F 14 9,00 F 295 7,00 F 258 24,00 F 75188 9,50 F 2655 45,00 F N 15 9,80 F 221 15,00 F 280 24,00 F 75188 9,50 F 2655 45,00 F N 17 7,50 F 240 13,00 F 287 49,00 F 75188 9,50 F 2655 45,00 F 20 3,50 F 241 15,00 F 288 39,00 F 75189 9,50 F 268 68,00 F 21 3,50 F 243 11,00 F 374 39,00 F 75189 9,50 F 268 68,00 F 27 3,50 F 244 13,00 F 374 HCT 2114 49,00 F 8330 259,00 F 30 3,50 F 244 13,00 F 74 HCT 2114 49,00 F 8330 259,00 F 30 3,50 F 245 14,00 F 74 HCT 2114 49,00 F 8330 259,00 F 32 4,50 F 251 6,50 F CMOS 2716 49,00 F 8530 259,00 F 38 4,70 F 257 7,00 F 4000 2,00 F 2732 49,00 F 8910 120,00 F 42 6,70 F 258 9,00 F 4000 3,70 F 2732 49,00 F 8910 120,00 F 42 6,70 F 258 9,00 F 4000 3,70 F 2732 49,00 F 8910 120,00 F 42 6,70 F 258 5,00 F 4001 3,70 F MC342 170 0 F 8910 120,00 F 47 16,00 F 266 5,80 F 4011 3,40 F MC342 170 0 F 8910 120,00 F 51 3,70 F 266 5,80 F 4011 3,40 F MC342 170 0 F 74 S 11 9,00 F 51 3,70 F 268 1,80 F 4011 3,40 F MC342 170 0 F 74 S 11 9,00 F 51 3,70 F 268 1,80 F 4011 3,40 F MC342 170 0 F 74 S 11 9,00 F 86 4,00 F 289 17,00 F 4022 1,70 F 4116 39,00 F 74 S 51 1,90 F 86 4,00 F 289 373 12,50 F 4022 1,70 F 4116 39,00 F 74 S 51 1,90 F 87 4 K1 190 5 F 48 50 F 170 F 4022 1,70 F 4116 39,00 F 74 S 51 1,90 F 87 4 K1 190 5 F 265 5,20 F 4020 1,70 F 5882 59,00 F 74 S 51 1,90 F 87 5 8,50 F 299 17,00 F 4022 1,70 F 4116 39,00 F 74 S 51 1,90 F 88 6 4,00 F 236 3,70 F 4020 1,70 F 4032 1,70 F 4116 39,00 F 74 S 51 1,90 F 89 5 8,00 F 372 1,70 F 4022 1,70 F 4116 39,00 F 74 S 51 1,90 F 80 4,00 F 322 3,30 N F 4040 8,70 F 58821 59,00 F 838281 2,00 F 74 S 51 1,90 F 81 5 9,00 F 374 110 9,00 F 4048 8,60 F 5164 70,00 F 8331 39,00 F 74 S 51 1,20 F 764 11 1,20 F 765 11 1,20										
N 10	09	6.00 F	190	12.00 F			4000	30,00 F	0000	
10 3,50 F 194 10,00 F 225 35,00 F PROCESSEURS 125 13,00 F 114 9,00 F 195 7,00 F 258 24,00 F MC 1488 = 2253 3,4,0 F N 16 9,80 F 221 15,00 F 280 25,00 F 75188 9,50 F 225 9 80,00 F N 17 7,50 F 240 13,00 F 287 49,00 F MC 1489 = 8253 3,4,00 F N 17 7,50 F 240 13,00 F 287 49,00 F MC 1489 = 8259 80,00 F 27 3,50 F 243 11,00 F 374 30,00 F 14412 170,00 F 8288 122,00 F 14412 170,00 F 8288 122,00 F 14412 170,00 F 8288 122,00 F N 16 1440 12 170,00 F 8288 122,00 F N 16 1440 12 170,00 F 8288 122,00 F N 16 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140			192				8610	NPO.	0237	
11 3,50 F 194 19,00 F 225 35,00 F MC 1488	10 .	.3.50 F	193	9,90 F					9251	
14 9,00 F 980 F 221 15,00 F 258 24.00 F 75188 9,50 F 8255 44.00 F N 17 7,50 F 240 133,00 F 287 49,00 F 75188 9,50 F 224 15,00 F 288 39,00 F 75189 9,50 F 224 15,00 F 288 39,00 F 75189 9,50 F 224 15,00 F 288 39,00 F 75189 9,50 F 224 15,00 F 277 3,50 F 244 13,00 F 74 HCT 2114 49,00 F 8304 38,00 F 30 3,50 F 244 13,00 F 74 HCT 2114 49,00 F 8304 38,00 F 30 3,50 F 245 14,00 F 74 HCT 2176 49,00 F 8304 38,00 F 273 24,50 F 255 8,00 F 400 2,00 F 2764 49,00 F 8748 199,00 F 838 4,70 F 257 7,00 F 800 2,00 F 2764 49,00 F 8748 199,00 F 40 2,00 F 273 249,00 F 8748 199,00 F		3,50 F	194						0201	
N 10 9,80 F 240 13,00 F 287 49.00 F MC 1489 9,50 F 8284 69.00 F 21 3,50 F 243 11,00 F 288 39,00 F 14412 170,00 F 828 324 69.00 F 74 HCT 2114 49.00 F 8304 39.00 F 74 HCT 2114 49.00 F 8304 39.00 F 74 HCT 2114 49.00 F 8304 39.00	14	9.00 F	195 .	7.00 F					0200	
N 17									8255	
20			240						8259	
21 3,50 F 244 13,00 F 74 HCT 2114 49,00 F 8304 33,00 F 30 3,50 F 244 13,00 F NOUS consulter 2708 120,00 F 8748 190,00 F 838 251 6,50 F 2716 49,00 F 8304 330,00 F 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840					288	.39,00 F	75189			
27	21			11.00 F	374	30,00 F			8288	
30			244		74	HCT			8304	
32	30		245	.14.00 F	Nous	consulter			8530	
40	32	4.50 F				MOC	2716		8/48 .	
40	38	4.70 F	257	7.00 F						
42 6,70 F 259 13,50 F 4001 3,80 F 27128 87,00 F 9340 73,00 F 75 1 3,00 F 260 7,50 F 4011 3,80 F MC3442 120,00 F 74 51 8,00 F 51 3,70 F 265 5,80 F 4011 5,80 F MC3470 90,00 F 74 51 8,00 F 75 8,50 F 273 14,10 F 4012 5,50 F MC3470 90,00 F 74 5,11 8,00 F 75 8,50 F 273 14,10 F 4012 5,50 F MC3470 90,00 F 74 5,21 3,00 F 75 8,50 F 279 7,00 F 4013 4,00 F 416 39,00 F 74 5,21 3,00 F 77 9,40 F 280 18,00 F 4017 7,80 F 4116 39,00 F 74 5,51 9,90 F 86 4,60 F 283 11,90 F 4020 12,70 F 4118 120,00 F 74 5,11 22,00 F 90 9,00 F 322 59,00 F 4022 9,30 F 4164 22,00 F 74 5,10 22,00 F 80 F 322 59,00 F 4024 7,90 F 41255 75,00 F 107 4,80 F 322 33,00 F 4027 7,20 F 4416 75,00 F 122,00 F 107 4,80 F 323 32,00 F 4027 7,20 F 4416 75,00 F 109 5,20 F 365 6,20 F 4028 8,80 F 38981 8,90 F 3630 8,80 F 20,00 F 367 6,80 F 4024 7,70 F 5832 89,00 F 6309 -28122 125 5,20 F 373 12,50 F 4004 9,70 F 5832 89,00 F 6309 -28122 = 6331 39,00 F 133 8,90 F 377 19,00 F 4048 8,60 F 3555 199,00 F 35281 39,00 F 378 18,00 F 4048 8,60 F 3555 199,00 F 35281 49,00 F 7643 = 7118H 39,00 F	40			9.00 F			2764			
47 18,00 F 260 7,50 F 4009 8,70 F MC3242 120,00 F 74 S 13 8,00 F 74 4 4,00 F 273 14,10 F 4012 5,50 F MC3470 90.00 F 74 S 13 8,00 F 75 8,50 F 279 7,00 F 4013 4,00 F K6 3600 179,00 F 74 S 51 32 13,00 F 75 8,50 F 279 7,00 F 4013 4,00 F K6 3600 179,00 F 74 S 52 13,00 F 75 8,00 F 401 11 11 190 F 4020 12,70 F 4116 39,00 F 74 S 51 9,50 F 75 8 11 190 F 4020 12,70 F 4116 39,00 F 74 F 109 22,00 F 74 F 10	42		259	13.50 F			27128	97,00 F	9340	75,00 F
51 3,70 F 266 5,80 F 4011 3,80 F MC3470 90,00 F 74 S11 9,00 F 74 S 11 9,00 F 75 8,60 F 273 14,10 F 4012 5,50 F MC3470 30,00 F 74 S 32 13,00 F 75 8,60 F 279 7,00 F 4013 4,00 F KB 3600 179,00 F 74 S 51 9,90 F 76 S 51 9,90 F 76 S 51 9,90 F 77 S 9,40 F 280 18,00 F 4017 7,80 F 4116 39,00 F 74 S 64 77,00 F 86 4,60 F 283 11,90 F 4020 12,70 F 4118 120,00 F 74 F 109 22,00 F 90 9,80 F 289 17,00 F 4022 9,30 F 4164 29,00 F 74 S 10 22,00 F 93 9,00 F 322 59,00 F 4024 7,90 F 4156 75,00 F 76 S 10 22,00 F 107 4,80 F 323 32,00 F 4024 7,90 F 41256 75,00 F 74 S 112 22,00 F 107 4,80 F 323 32,00 F 4024 7,90 F 41256 75,00 F 76 S 10 22,00 F 107 4,80 F 365 8,20 F 4024 7,90 F 41256 75,00 F 114 6514 6 51,00 F 115 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	47	18.00 F	260	7.50 F						
74			266	5,80 F					74 5 11	
17	74	4.00 F	273	14.10 F					74 5 32	13,00 F
77 9,40 F 280 18,00 F 4017 7,80 F 4116 39,00 F 73 F 30 22,00 F 86 4,80 F 283 11,90 F 4020 12,70 F 4118 120,00 F 73 F 112 22,00 F 90 9,80 F 289 17,00 F 4022 9,30 F 4104 29,00 F 73 F 112 22,00 F 107 4,80 F 322 59,00 F 4027 7,20 F 4116 514 5 75,00 F 109 5,20 F 365 6,20 F 4028 8,80 F 5114 6614 5 18 50 5 12 5 12 2 2,00 F 123 10,50 F 366 6,80 F 4029 8,80 F 5114 6614 5 18 500 F 26 5 12 5 5,20 F 373 12,50 F 4040 8,70 F 58167 140,00 F 5331 39,00 F 123 10,50 F 373 12,50 F 4040 8,70 F 58167 140,00 F 5331 39,00 F 333 6,90 F 374 12,80 F 4042 7,70 F 6116 70,00 F 32821 2718 39,00 F 30 7 19,00 F 4046 12,60 F 526 5 139,00 F 3711 49,00 F 3130 9,00 F 378 18,00 F 4048 8,60 F 5502 A 57.00 F 7643 5 139 8,20 F 379 21,00 F 4049 5,80 F 6502 A 70,00 F 825212 74528 145 8,20 F 390 12,00 F 4049 5,80 F 6502 A 70,00 F 825212 74528 145 8,20 F 395 12,00 F 4053 10,50 F 2 MHz 14,00 F 285212 74528 151 5,90 F 395 12,00 F 4053 10,50 F 2 MHz 14,00 F 853427 5 33427 5 153 6,70 F 395 12,00 F 4053 10,50 F 2 MHz 14,00 F 853427 5 33427 5 153 6,70 F 395 12,00 F 4065 6,00 F 6522 75,00 F 858131 39,00 F 858141 39,00 F 7653 5 139,00 F 858141 39,00 F 858141 39,			279						74 5 51	
86 4,00 F 283 11,00 F 4022 9,30 F 4104 29,00 F 74 S 112 22,00 F 93 9,00 F 322 55,00 F 4024 7,90 F 41256 75,00 F PROM 107 4,80 F 323 32,00 F 4027 7,20 F 4415 75,00 F PROM 109 5,20 F 365 6,20 F 4028 8,80 F 58981 52,00 F 114 6514 = 185030 = 745288 10,10 F 367 6,80 F 4029 8,80 F 58981 52,00 F 6309 = 28,22 = 225 5,20 F 373 12,50 F 4040 8,70 F 58167 140,00 F 5832 69,00 F 5309 = 28,22 = 132 4,00 F 374 12,80 F 4040 8,70 F 58167 140,00 F 5832 81 39,00 F 133 8,90 F 377 19,00 F 4042 7,70 F 5116 70,00 F 7611 39,00 F 35281 39,00 F 35281 39,00 F 35281 39,00 F 35281 39,00 F 377 19,00 F 4048 8,60 F 5264 70,00 F 761 390 12,00 F 4049 5,80 F 5555 139,00 F 53524 95,00 F 379 21,00 F 4049 5,80 F 5502 A 77,00 F 35224 95,00 F 35241 95,00 F 3524 95,00 F 35241			280	18,00 F		7,80 F			74 5 04	17,00 F
90 9,80 F 299 17,00 F 4022 9,30 F 4104 22,00 F 93 9,00 F 322 59,00 F 4024 7,90 F 41256 75,00 F 107 4,80 F 323 32,00 F 4027 7,20 F 4116 514 = 185030 = 745288	86		283			12,70 F				
93 9,00 F 322 59,00 F 4024 7,90 F 41256 75,00 F PROM 107 4,80 F 323 323 320 F 4027 7,20 F 4165 75,00 F 109 5,20 F 365 8,20 F 4028 8,80 F 58891 62,00 F 63030 = 745288 8,80 F 740,00 F 7	90	9.80 F	299						74 5 112	22,00 P
107	93		322	59.00 F			41256	75,00 F	PE	OM
N 121 9,00 F 367 6,80 F 4029 8,80 F 58981 62,00 F 6309 = 28122 = 125 5,20 F 373 12,50 F 4040 8,70 F 58167 140,00 F 535281 132 4,00 F 374 12,80 F 4040 7,70 F 6116 70,00 F 71181 39,00 F 138 9,90 F 377 19,00 F 4046 12,60 F 6264 = 70,00 F 71181 39,00 F 138 9,90 F 378 18,00 F 4048 8,60 F 5565 139,00 F 7611 449,00			323	32,00 F			4416	75,00 F		
N 121 9,00 F 367 6,80 F 4029 8,80 F 58981 62,00 F 5331 39,00 F 123 10,50 F 368 6,80 F 4034 9,70 F 5832 69,00 F 5309 28222 = 125 5,20 F 373 12,50 F 4040 8,70 F 58167 140,00 F 58281 132 4,00 F 374 12,80 F 4042 7,70 F 6116 70,00 F 58281 133 6,90 F 377 19,00 F 4046 12,60 F 526 5 139,00 F 7611 49,00 F 138 9,90 F 378 18,00 F 4048 8,60 F 5565 139,00 F 7643 = 71181 39,00 F 7643 = 8,00 F 379 12,00 F 4049 5,80 F 6502 A 79,00 F 825241 96,00 F 145 82,00 F 390 12,00 F 4049 5,80 F 6502 A 79,00 F 825247 97,00 F 145 82,00 F 390 12,00 F 4051 11,70 F 6502 A 79,00 F 8252129 745287 145 8,20 F 395 12,00 F 4051 11,70 F 65022 A 79,00 F 825129 745287 151 5,90 F 395 12,00 F 4053 10,50 F 2,00 F 40,00 F 2,00 F 33427 = 3	109	5.20 F	365	6.20 F						
123 10,50 F 366 6,80 F 4034 8,70 F 5832 69,00 F 5809 28,122 = 225 5,20 F 373 12,50 F 4040 8,70 F 58167 140,00 F 5852 83281 322 4,00 F 374 12,80 F 4042 7,70 F 6116 70,00 F 7119 139,00 F 133 8,90 F 377 19,00 F 4048 8,60 F 5264 = 7119 149,00 F 7611 49,00 F 7611 89,00 F 376 18,00 F 4048 8,60 F 5565 139,00 F 7643 = 139 8,20 F 379 21,00 F 4049 5,80 F 6502 A 77,00 F 35241 95,00 F 35241 95,00 F 6502 A 77,00 F 35241 95,00 F 6502 A 77,00 F 35241 95,00 F 6502 A 77,00 F 35241 95,00 F 7643 = 11,00 F 4050 6,70 F 6502 A 77,00 F 828129 = 745287 145 8,20 F 335 12,00 F 4053 10,50 F 2 MHz 140,00 F 653141 39,00 F 153 6,70 F 398 23,00 F 4050 9,80 F 6514 82,00 F 835141 39,00 F 6514 82,00 F 4056 6,00 F 6522 75,00 F 835141 39,00 F				6.80 F						39,00 F
125   5,20   F   373   12,50   F   4040   8,70   F   58167   140,00   F   583281   132   4,00   F   374   12,80   F   4042   7,70   F   6116   70,00   F   7118H   39,00   F   7133   8,90   F   376   18,00   F   4046   12,60   F   6264   F   7151   49,00   F   7643   8,60   F   355   139,00   F   7643   8,60   F   355   139,00   F   7643   8,60   F			368							8L22 =
132			373		4040	8,70 F	58167	140,00 F		
133 6,90 F 377 19,00 F 4046 12,60 F 5264 - 7611 49,00 F 138 9,90 F 378 18,00 F 4048 8,60 F 5565 139,00 F 7643 - 76	132		374	12.80 F	4042		6116	70.00 F		
138 9,90 F 376 18,00 F 4048 8,60 F 5565 139,00 F 7643 = 139 9 27,00 F 4049 5,80 F 6502 79,00 F 653241 96,00 F N 143 24,00 F 390 12,00 F 4050 6,70 F 6502 A 87,00 F 825129 - 745287 145 8,20 F 393 8,50 F 4051 11,70 F 650229 8,70 F 825129 - 745287 151 5,90 F 395 12,00 F 4053 10,50 F 2 MHz 140,00 F 635141 39,00 F 153 6,70 F 396 23,00 F 4060 9,80 F 6514 62,00 F 6514 39,00 F 153 6,70 F 341 12,50 F 4066 6,00 F 652 75,00 F LINÉAIRES ET DIVER				19,00 F	4046		6264 =			49,00 F
139		9.90 F		18,00 F	4048					
N 143			379	.21.00 F	4049		6502	79,00 F		
145 8.20 F 393 8.50 F 4051 11.70 F 65C02P2 5151 5.90 F 395 12.00 F 4053 10.50 F 2 MHz 140,00 F 63S1141 .39,00 F 153 6.70 F 398 23,00 F 4060 9.80 F 6514 62.00 F 6514 12.50 F 4066 8.00 F 6522 75,00 F LINÉAIRES ET DIVER				12,00 F		6,70 F		.87,00 F		
151 5,90 F 395 12,00 F 4053 10,50 F 2 MHz 140,00 F 65S141 .39,00 F 153 6,70 F 398 23,00 F 4060 9,80 F 6514 62,00 F LINÉAIRES ET DIVER				8,50 F						
153 6,70 F 398 .23,00 F 4060 9,80 F 6514 62,00 F LINÉAIRES ET DIVER	151	5,90 F							63S141	.39,00 F
N 153 3,00 F 541 12,50 F 4066 6,00 F 6522 75,00 F	153	6,70 F							LINEADER	ET DIVER
154 19,00 F 670 18,00 F 4069 6.00 F 6551 89,00 F TL 084 19,00 F					4066	6,00 F	6522	75,00 F	LINEAIMES	CI DIVER
	154	19,00 F	670	18,00 F	4069	6.00 F	6551	.89,00 F	TL 084	19.00 F

et ibiti	COA. OTT
LM 348 9.00 F NE 555 4,50 F NE 556 13.00 F NE 556 13.00 F NE 556 34.00 F L 497 25.00 F JA 741 4,80 F L 763 C 55.00 F ULN 2003 16.00 F 3146 = 2046 25.00 F UL 7709 35.00 F UL 7709 35.00 F UN 2022A 2.80 F 2N 2997A 2.80 F 2N 2997A 2.80 F 2N 2997A 2.80 F 2N 3996 2.80 F N 4004 1.00 F IN 4148 0.40 F JED 1.60 F MCT 2 14.00 F H 70.5 W 0.80 F LED 1.60 F MCT 2 14.00 F H P 0.5 W 15.00 F QUARTZ 32,768 kHz 37,00 F 2,4576 MHz 37,00 F 3.579 MHz 37,00 F 8.000 MHz 37,00 F 8.000 MHz 37,00 F 8.000 MHz 37,00 F 8.000 MHz 37,00 F 14.318 MHz 37,00 F	DIVERS  74 CC les 5 1,00 F Réseaux SIL 5,80 F Réseaux DEL 33 8,00 F Pot. ajust. 1,50 F 27 pth 100 µH 8,00 F 100 µH 8,00 F 100 µH 9,90 F 11 µF â 100 µF alu. 990 F 1 µF â 100 µF alu. 90 F 1 µF â 100 µF tantale 4,50 F Accu. sauvegarde 3/6 100 MA 47,50 F SPÉCIAL DÉCODAGE TBA 970 45,00 F TDA 1034 8,00 F TDA 2595 4,00 F TDA 2595 4,00 F TDA 2595 32,00 F TDA 2595 32,00 F TDA 2595 32,00 F TDA 2595 4,00 F 3,276,8 kHz 38,00 F TDA 2595 18,00 F Prise Peritel mâle 13,00 F LF 356 18,00 F
17,430 MHz .38,00 F 18,432 MHz .37,00 F	LM 360

DIF 10 pts	12,00 F
DIN femelle 5 broches Cl	
Prise Peritel måle	13,00 F
Prise CINCH femelle CI (Apple)	8,00 F
HE9 2 × 25 pts (Apple)	25,00 F
HE9 2 × 25 pts (IBM)	31,00 F
Centronics mâle 36 pts (imprimante)	39,00 F
DB 9 mâle	13.00 F
DB 9 femelle	
DB 9 femelle 90°	18.00 F
DB 25 måle	19.00 F
DB 25 femelle	25,00 F
DB 25 femelle 90° PROMO	19.00 F
DB 37 mâle	32.00 F
DB 37 femelle	38.00 F
DB 37 femelle 90°	41.00 F
Equerre DB avec visserie, le jeu	
Entretoise DB, le jeu	6.00 F
Capot DB (9-25-37)	
HE10 mâle, la broche	
femelle, la broche	
Câble en nappe, 10, 20, 26 cds,	
le cds(le m)	. 0,75 F
Connecteur Molex	
Mâle, la broche	1,50 F
Femelle, la broche	1,00 F
Contact femelle	0,15 F
MICRO-ORDINATEURS ET	
PÉRIPHÉRIQUES	
A votre disposition	
COMPATIBLE APPLE ET IBM	
Drive, moniteur	
monochrome ou couleur à partir de !	
Cartes d'extension testées, équipées	
de	390,00 F
Circuite imprimée viernes ou comi-ée	uinác à

### VENTE PAR CORRESPONDANCE

Chèque bançaire joint Mandat-lettre joint Contre-remboursement frais de port en sus

9

commande le avec mise

listing 9

jour

gratuite

Composants

86

30 F pour port, emballage sauf imprimante, moniteur, système, listing: 70 F moins de 10 kg 110 F plus de 10 kg.

- Prix pour clubs + CE et par quantité
- Revendeurs: nos composants, nos systèmes, nos sous-ensembles vous intéressent : contactez-nous. Apple® est une marque déposée par Apple computer.
- IBM® est une marque déposée par IBM

# Ci-joint 25 F (chèque ou mandat)

### LRZE ELECTRONIQUE 70, avenue de Verdun **59300 VALENCIENNES** Tél.: 27.33.45.90 1 N 4149 & Flor 10


DC 170	-	2132 30 F	1 14 140 0; les 10
BC 237 BC 238	Ž	2764 58 F	1 N 4004 <b>8</b> F les 10
BC 239	OUT	27128 76 F 4116 14 F	1 N 4007 <b>10</b> F les 10
BC 251 BC 252	C	6116 44 F	LED Ø 5 Rouge 9,50F les 10
BC 253	7	6800 <b>38 F</b>	A
BC 307	D	6802 37 F	Zener 1,3 W de
BC 308 BC 309		68 B 02 65 F	3,3 V à 4 <b>49,50</b> <sup>F</sup> les 10
BC 309	-	6808 <b>34 F</b> 6809 <b>70 F</b>	μA 741 <b>35</b> F les 10
BC 337 BC 546	N	68 B 09 120 F	NE 555 <b>36</b> <sup>F</sup> les 10
BC 547	T	6810 <b>20 F</b>	
BC 548		68 B 10 29 F	LM 324 <b>49,50</b> <sup>F</sup> les 10
BC 549		6821 <b>20 F</b>	μA 723 <b>38</b> F les 10
BC 550 BC 557	LE	6840 47 F 68 B 40 60 F	Supports CI 14 br <b>15,30</b> <sup>F</sup> les 10
BC 558	5	PRODUCTO AND TOTAL TOTAL	The second control of the second seco
BC 559	_	CONTRACTOR OF CONTRACTOR	Supports Cl 16 br <b>17,40</b> <sup>F</sup> les 10
BC 560	7	68 B 50 <b>29 F</b> 68 B 52 <b>40 F</b>	MC 1496 9,75F pièce
2 N 2222 2 N 2907	0	MEA 8000 118 F	Triacs 8 A 400 V <b>45</b> <sup>F</sup> les 10

**PANTEC MAJOR 20 K** 20 000 Ω/V

438 F

Jours 395 F€

**GARANTIE 1 AN** 

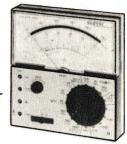

**PANTEC BRISK** 3½ DIGIT commutation automatique de gammes calibre 10 A

**GARANTIE 2 ANS** 

Port: tarif PTT R4



Également disponible chez : TOUTRONIC - 196, rue D'Hautmont - 59600 MAUBEUGE - Tél. : 27.65.11.95

VOUS DÉSIREZ OUVRIR UN MAGASIN OU CRÉER UN RAYON ÉLECTRONIQUE **NOUS POUVONS VOUS AIDER...** 

# INFORMATIQUE / MICRO-INFORMATIQUE ELECTRONIQUE / MICRO-ELECTRONIQUE

# DES BONS METIERS QUI OFFRENT DE NOMBREUX DEBOUCHES

### Préparations aux diplômes d'Etat



### BREVET PROFESSIONNEL INFORMATIQUE (B.P.I.) diplôme d'Etat Durée: 20 mois. Niveau Bac.

Le but du B.P.I. est de vous donner une formation complète en Informatique, qui vous permettra d'exercer de multiples fonctions au sein de cette profession.

### B.T.S. Services Informatiques diplôme d'Etat Durée: 24 mois. Niveau Bac.

Le B.T.S. Services Informatiques vous permettra de vous orienter très vite vers une position de cadre informaticien dans les différentes branches de l'informatique.

### GARANTIE ETUDES

Pour le même prix, multipliez vos chances par 2!

Nos préparations au B.T.S. et au B.P.I. bénéficient de notre garantie études qui permet à nos élèves en cas de non réussite à l'examen de reprendre gratuitement leurs études informatiques durant une année supplémentaire.

### Formations professionnelles

### COURS GENERAL D'INFORMATIQUE Durée: 6 à 8 mois. Niveau: Fin de 3°.

Pour acquérir chez soi les bases informatiques et s'orienter vers les postes qui touchent de près ou de loin aux ordinateurs.

### PROGRAMMEUR D'APPLICATION Durée: 8 mois. Niveau: Fin de 3<sup>e</sup>.

Pour apprendre chez soi à programmer en COBOL et acquérir les bases indispensables en informatique de gestion. Un stage de cinq jours sur ordinateur est inclus dans ce cours.


### ANALYSTE PROGRAMMEUR Durée: 15 mois. Niveau Bac.

Pour apprendre à programmer chez soi en COBOL et en BASIC, à faire de l'analyse et acquérir une formation de base en gestion d'entreprise.
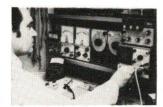
### PROGRAMMEUR SUR MICRO-ORDINATEUR Durée: 5 mois.

Niveau: Fin de 3°.

Pour apprendre à programmer chez soi en BASIC (jeux, gestion...), acquérir une formation de base en micro-informatique, et pouvoir programmer sur n'importe quel "micro".



### TECHNICIEN EN MICROPROCESSEURS Durée : 8 mois. Niveau 1<sup>re</sup> ou Bac.

Pour apprendre le fonctionnement interne des microprocesseurs et écrire des programmes en langage machine. En option : un micro-ordinateur MPF-1B.

### TECHNICIEN EN ELECTRONIQUE MICRO-ELECTRONIQUE Durée: 10 mois pour chacun des deux modules de ce cours. Niveau: Fin de 3°.

Pour se former chez soi aux dernières techniques de l'électronique et de la micro-électronique. Plus de 100 expériences pratiques à réaliser avec le matériel fourni (multimètre, fer à souder, cuircuits intégrés, composants...). Un excellent investissement pour votre avenir dans ce secteur favorisé par le Gouvernement. Niveau atteint avec notre cours : B.T.N. (Bac Technique F2).

### **FORMATION CONTINUE (LOI DU 16/07/1971)**

Depuis le 16 juillet 1971, les cours par correspondance accompagnés de journées de stages peuvent être suivis dans le cadre de la loi sur la Formation Continue sous certaines conditions.



### INSTITUT PRIVE D'INFORMATIQUE ET DE GESTION

### **ORGANISME PRIVE**

92270 BOIS-COLOMBES (FRANCE). 本 (1) 42.42.59.27 POUR LA SUISSE : JAFOR 16 Av. Wendt - 1203 GENEVE

POLIR I F MAROC : CEGIS/IPIG 23 Bd du Général Girardot - CASABLANCA 01

Envoyez-moi gratuitement et sans eng- sur vos préparations :	agement de ma part votre guide n° X 4298
INFORMATIQUE/MICRO-INFORMATIQUE (cochez la où les cases qui vous	ELECTRONIQUE/MICRO-ELECTRONIQUE  intéressent)
	Prénom
	Ville
	Tél.:

# **TORG**

### la mesure, imbattable... au rapport qualité/prix

### « U-4324 »

O i

Resistance interne: 20.000 ohms/volt courant continu. Precision:  $\frac{1}{2}$  2.5% c. continu. et  $\frac{1}{2}$  4% c. alternatif. Volts c. continu.  $\frac{1}{2}$  4% o. alternatif.  $\frac{1}{2}$  4% a 3 Amp. en 6 gammes Ampères c. continu.  $\frac{1}{2}$  6  $\frac{1}{2}$  4 A 3 Amp. en 5 gammes Decibels  $\frac{1}{2}$  4  $\frac{1}{2}$  4  $\frac{1}{2}$  4  $\frac{1}{2}$  4  $\frac{1}{2}$  4  $\frac{1}{2}$  6  $\frac{1}{2}$  6  $\frac{1}{2}$  6  $\frac{1}{2}$  6  $\frac{1}{2}$  7  $\frac{1}{2}$  8 echelle directe Dim.  $\frac{1}{2}$  6  $\frac{1}{2}$  8 on  $\frac{1}{2}$  9  $\frac{1}{2}$  8 or  $\frac{1}{2}$  9  $\frac{1}{2}$  8 or  $\frac{1}{2}$  9  $\frac$ 

### « U-4315 »



Resistance interne : 20 000 ohms/voll courant continu. Précision :  $\pm$  2,5 % c. continu, et  $\pm$  4 % c. alternatif. Volts c. continu : 10 m/ a 1 000 V en 10 yammes Volts c. alternatif . 250 m/ à 1 000 V en 9 yammes Ampères c. continu . 5  $\mu$ A à 2,5 A en 9 yammes Ampères c. continu . 5  $\mu$ A à 2,5 A en 7 yammes Ampères c. alternatif . 0,1 mA à 2,5 A en 7 yammes Ohm-mètre 1 ohm à 10 Megohms en 5 yammes Capacites . 100 PF à 1 MF en 2 yammes Décibels . 16 à + 2 dB écheile directe Dim. 215  $\times$  115  $\times$  80 mm. Livre en malette alu portable. avec cordons, pointes de touche embouts grip-fil. Prix sans pareil . 180 F embal. 31 F

### « U-4317 »



Avec disjoncteur automatique contre toute surcharge. Resistance interne 20.000 ohms/volt courant continu. Presistion  $\pm 1.5$  % c. continu. et $\pm 2.5$  % c. alternatif. Volt c. continu 10 mV a 1.000 V en 10 gammes Volts c. alternatif 50 mV a 1.000 V en 19 gammes Amperes c. continu 5  $\mu$  a 5 Amp en 9 gammes Amperes c. alternatif 25  $\mu$  a 5 Amp en 9 gammes Obmi-metre 10 ohm a 3 Mégohins en 5 gammes 0 ohm a 3 Mégohins en 5 gammes 0 ohm a 3 Mégohins en 5 gammes 0 ohm a 5  $\mu$  a 5  $\mu$  a 5  $\mu$  a 5  $\mu$  a 6  $\mu$  a 6  $\mu$  a 7  $\mu$  a 8  $\mu$  a 9  $\mu$  a 7  $\mu$  a 8  $\mu$  a 9  $\mu$  a 9  $\mu$  a 8  $\mu$  a 9  $\mu$  a 10  $\mu$  a

### « U-4341 »



CONTROLEUR UNIVERSEL à TRANSISTORMETRE INCORPORE
Resistance interne : 16,700 ohms par volt (courant continu).
Précision : ± 2,5 % c. continu et ± 4 % c. alternatif
Volts c. continu : 10 mv a 900 v en 7 gammes
Volts c. alternatif : 50 mv a 750 v en 6 gammes
Ampère c. continu : 2 µA a 800 mA en 5 gammes
Ampère c. alternatif : 10 µA a 300 mA en 4 gammes
Uhm-mètre : 2 ohms a 20 Mègohms en 5 gammes
TRANSISTORMETRE : Mesure ICR. IER. ICI. courants base. Collecteur
en PNP et NPN - Dim. 213 × 114 × 75 mm. En maiette aiu portable
avec cordons, pointes de touche
embouts grip-fil. Prix sans pareil

Les gammes de mesures sont données de ± 1/10° première échelle à fin de dernière échelle

### OSCILLOSCOPE « TORG CI-94 » du DC à 10 Mhz

DEVIATION VERTICALE : Simple trace, temps de montée 35 nano-S attenualeur 10 positions (10 mV/div. a 5 V/division), impéd. d'entrée directe : 1 Ms2/40 pF avec sonde 1/1 et 10 Ms2/25 pF avec sonde 1/10.

DEVIATION HORIZONTALE: Base de temps décienchée ou reiaxée, vitesse balayage 0, 1, micro-8/div. à 50 milli-5/ division en 9 positions, synchro automatique intérieure ou extérieure (+ ou -). Écran 50 x 60 mm, calibrage 8 x 10 divisions (1 div = 5 mm), dimensions oscillo: L. 10. H. 19. P. 30 cm.

Livré avec 2 sondes : 1/10 et 1/1

Prix sans pareil

1450 F

emb 60 F

L'Oscillo seul (ou en promotion avec le contrôleur 4341) est payable en 2 mensualités, sans formalités - Consultez-nous

### PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

Mesures en alternatif 50 Hz, 0 - 10 - 25 - 100 - 500 Ampères en 4 gammes, 0 - 300 - 600 Volts, 2 gammes 230 F + port et Prix sans pareil

# UN BEAU CADEAU TORG DE PROMOTION

	Prix	Port
OSCILLO CI-94 + CONTRÔLEUR 4341	1 635	76
PINCE AMPÈREMÉTRIQUE + CONTRÔL. 4341	390	31
2 CONTRÔLEURS 4324 + CONTRÔL. 4341	490	76
2 CONTRÔLEURS 4315 + CONTRÔL. 4341	505	76
2 CUNTRÔLEURS 4317 + CONTRÔL. 4341	720	76

### starel


148, rue du Château, 75014 Paris, tél. 43.20.00.33

Métro : Gaité / Pernety / Mouton-Duvernet

Magasins ouverts toute la semaine de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, sauf le dimanche et le lundi matin. Les commandes sont exécutées après réception du mandat ou du chèque (bancaire ou postal) joint à la commande dans un même courrier - Envois contre remboursement acceptés si 50 % du prix à la commande.

### **NOUVEAU!**

### MIRE PAL SECAM 689

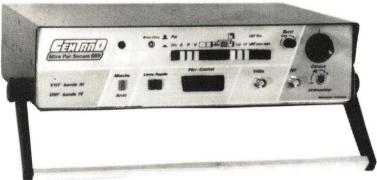

### MIRE SECAM 886

Sortie UHF centrée sur canal 28 Vidéo 1V 75  $\Omega$  6 images différentes Puretés: blanc - rouge - vert 8 barres de couleur avec échelle de gris Convergences Secteur 220 V Dimensions: 320 x 280 x 70 mm Masse: 4 kg

STANDARDS: T.D.F. C.C.I.R. ou O.I.R.T. • UHF (Bande IV) VHF (Bande III)

8430 F H.T. 9 997.98 F T.T.C.

catalogue général contre 10 Francs en timbres)

- . VIDEO + 1V 75 Ω
- . PERI CONTROL
- . 12 images différentes possibles

(((1))

- Secteur 220 V
- **Dimensions**: 350 x 260 x 90 mm
- · Masse: 5Kg



4 250F H.T. 5 040,50F T.T.C.

En vente chez votre fournisseur de composants électroniques ou les spécialistes en appareils de mesure.

elc (Anni)



Services Commerciaux

**Fabrications** 

59, avenue des Romains 74000 ANNECY Col de Bluffy 74290 VEYRIER DU LAC Tel. (50) 57.30.46 Télex public 385 417 ANNCY F Tél. (50) 60.17.20

### A L'ECOUTE DES ONDES

destiné à tous les écouteurs, débutants ou chevronnés 2º édition

### Au sommaire :

ECOUTEZ LE MONDE INTRODUCTION 50 ANS D'ONDES COURTES FRANÇAISES ET DE RADIODIFFUSION EXTERIEURE IUT

Le « BROADCAST » LE SPECTRE RADIOELECTRIQUE L'ECOUTE. C'EST FACILE! FOCUS IONOSPHERIQUE PROPAGATION DES ONDES

LES DIFFERENTS MODES DE RECEPTION : AM, BLU, CW, FM LES CRITERES D'UN RECEPTEUR DE TRAFIC DX VHF - UHF

LES RECEPTEURS VHF LE CHOIX D'UN RECEPTEUR... LES ANTENNES A PROPOS DES ANTENNES HF

LES RECEPTIONS SPECIALES (METEOSAT) LES ACCESSOIRES

LES AMELIORATIONS DU FRG-7

LA REVANCHE DE LA RADIO GRACE A L'ORDINATEUR ATLAS

Prix: 145 F (+ 9,50 F port)


# ELECTRON

20 bis, rue des Clairions - 89000 AUXERRE Tél.: 86.46.96.59





# Préamplificateur RIIA compact

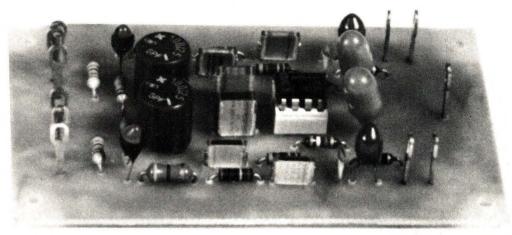

L est des moments frustrants dans la vie d'un mélomane. Le relatif succès des lecteurs de Compact-Disc peut en apparaître un aux yeux de ceux qui, fort nombreux, ont une discothèque consituée de microsillons.

Qui plus est, on ne trouve pas tout en Compact-Disc, et une bonne platine analogique tient la comparaison si l'ensemble de la chaîne Hi-Fi se compose de bons maillons.

C'est pourquoi nous pensons que le module préamplificateur RIAA proposé intéressera les lecteurs qui veulent changer de son, avec l'emploi d'un nouveau circuit intégré aux caractéristiques convenables.

### Généralités

Contrairement à une idée répandue, un préamplificateur RIAA réussi n'est pas garanti par un montage à transistors discrets (BC 414, etc...), qui plus est en FET (2N3822, 2N4416, etc.).

On constate en effet que la réussite d'une réalisation en discret nécessite un sérieux contrôle du fonctionnement. Il faut obligatoirement un oscilloscope et un générateur BF à faible distorsion que tout amateur ne possède pas nécessairement. Le montage terminé doit être testé avec comparaison des deux canaux lorsque l'un d'eux fonctionne sans distorsion. Surtout dans les schémas à 2 transistors par canal, en émetteur commun à contre-réactions multiples.

C'est alors que l'on remarque souvent un drôle de sinus qu'il 'faut améliorer par un meilleur point de fonctionnement de chaque transistor, puis, 2e dépannage, égaliser réellement les deux sorties pour une entrée commune!

Pour beaucoup, et parce qu'une oreille s'habitue à tout, une meil-




leure technique s'impose qui marche à tous les coups sans les défauts précités : le circuit intégré stéréophonique.

Sa distorsion harmonique est toujours faible et l'appariement est quasi parfait. Il reste le problème du bruit de fond, de sonorité différente du transistor (addition de bruit popcorn et TBF aléatoire) sur lequel tous les constructeurs ont progressé considérablement.

Si l'on dispose malgré tout d'un circuit intégré à bruit élevé (PSSCHIT au repos, volume à fond), on se consolera en songeant à tous ceux qui vénèrent le magnétophone à bandes en 19 cm/s, contre le K7 4,75 cm/s avec réducteurs de bruit en cascade!

Une bonne dynamique est garantie et un module compact vaut mieux quand la ronflette est si prompte à s'incruster. Nous allons réaliser un montage avec un de ces bons circuits intégrés, et d'autant plus moderne qu'il est récent.

19

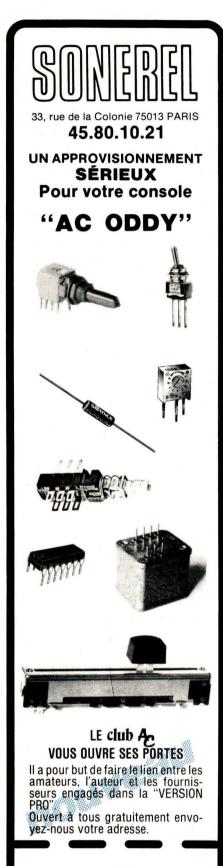

DEMANDE DE DOCUMENTATION SPÉCIALE AC ODDY

Code postal: . .

# Réalisation

### Le circuit LM 833 de National Semiconductor

Son apparition sur le marché a des raisons commerciales plus que mélomaniaques. Il manquait en effet à cet excellent constructeur un double ampli en boîtier DIP-8 qui soit électriquement le remplacement des vedettes du marché.

Pourtant on connait les produits LM 381, LM 382 et LM 1303 en boîtier DIL-14 (sauf le LM 387 qui est un 8 pin). Très orientés vers l'audio de qualité, ils ont fait l'objet de publications excessivement typées (dites « N-S »).

Le LM 833 est donc le témoignage du retour de National Semiconductor « dans la famille ». On observe que la compétitivité a été poussé à l'examen des caractéristiques-clés suivantes:

— Bruit 4,5 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$  (version 833 A) contre 5 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$  (5532 A), 16 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$  ( $\mu$  AF 772), 18 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$  (TL 072)

— Gain  $\times$  bande 15 MHz (typ) contre 10 MHz (5532Å) et 3 MHz (les IFET)

— Slew-rate 7  $V/\mu$  contre 9  $V/\mu$ s pour le 5532 A

— Consommation et puissance de sortie élevées (comparables au 5532 A).

— Totalement bipolaire et donc voisin du 5532 A qu'il remplace presque partout.

Pour l'amateur ce type de boîtier universel est conseillé dans toute application où l'impédance d'entrée ne doit pas être trop élevée et où la liaison par capacité est admise (aucun réglage d'offset en 8 pin) sur la sortie.

### L'application en préamplificateur RIAA stéréophonique

Nous présentons le schéma de principe d'un seul canal et de l'alimentation commune en figure 1. L'alimentation ± 15 V du montage est compatible avec l'ensemble des modules préamplificateurs TURBO publiés dans la revue.

On insère une résistance série sur chaque ligne d'alimentation avant le découplage BF et HF précisément pour éviter les couplages TBF par les alimentations. Le cas n'est pas rare en circuits intégrés (grand gain/petite puce) groupés.

L'ensemble contenu dans le pointillé est l'impédance de la cellule magnétique 47 k $\Omega$  à composantes R et L. Un condensateur d'entrée Cı procure l'isolement en continu de la cellule magnétique, et le réseau parallèle C $\sqrt{2}$ Rı charge cette même cellule en alternatif pour l'équilibre et couper toute détection HF ou CB.

Attaqué sur son entrée non inverseuse, le circuit intégré IC1 possède une haute impédance devant  $47 \text{ k}\Omega$ .

La boucle de contre réaction est de facture assez classique, seules les valeurs retenues comptant dans l'obtention du tracé RIAA.

Le condensateur C<sub>3</sub>, quasi transparent en alternatif, atténue le grave inutile situé sous 20 Hz (meuble de platine, disque ondulé, etc.). La résistance R<sub>2</sub> à elle seule détermine le gain global en tension. Il sera avec nos valeurs de 35 dB, ce qui correspond aux coutumes en préamplificateurs Hi-Fi/DIN.


R<sub>4</sub> et C<sub>5</sub> doivent déterminer une constante de temps proche de 3180 µs pour donner une première inflexion de la courbe à 50 Hz. R<sub>3</sub> et C<sub>4</sub> ont un produit d'environ 75 µs pour amorcer à 2120 Hz la seconde pente de la courbe.

Nous déconseillons vivement de modifier de beaucoup les valeurs des éléments R<sub>3</sub>, R<sub>4</sub> C<sub>4</sub> et C<sub>5</sub> qui permettent une approche de la courbe RIAA à + 0,5 dB d'écart (à 100 Hz) seulement. Nous donnons pour mémoire un tableau des niveaux relatifs au 1000 Hz de la norme RIAA figure 2.

Hz	dB	Hz	dB
20	+ 19,3	800	+ 0,7
30	+ 18,6	l kHz	+ 0,0
40	+ 17,8	1,5 k	- 1,4
50	+ 17	2 k	- 2,6
60	+ 16,1	3 k	- 4,8
80	+ 14,5	4 k	- 6,6
100	+ 13,1	5 k	- 8,2
150	+ 10,3	6 k	- 9,6
200	+ 8,2	8 k	- 11,9
300	+ 5,5	10 k	- 13,7
400	+ 3,8	15 k	- 17,2
500	+ 2,6	20 k	- 19,6

Figure 2

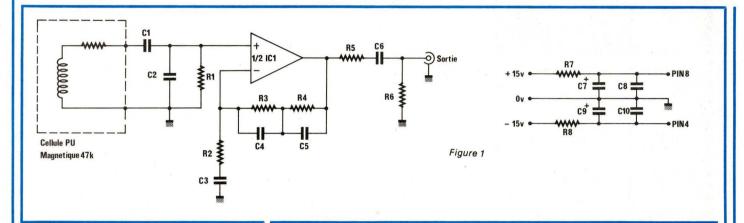Le gain en revanche peut être ajusté par  $R_2$  à un besoin particulier, puisque ce gain est égal à  $Z + R_2/R_2$  quand Z est l'impédance à 1000 Hz de l'ensemble série parallèle  $R_3$ ,  $R_4$   $C_4$  et  $C_5$ .



En sortie d'amplificateur opérationnel, on place  $R_5$  pour isoler l'ampli de toute charge à tendance capacitive (supérieure à 50 pF) et l'on stope le continu (toujours moins de  $1\ V$ ) avec  $C_6$ . La résistance  $R_6$  empèche  $C_6$  de flotter et par là même, rend une commutation mécanique silencieuse.

### Réalisation pratique du préampli RIAA 833

Elle consiste à reproduire en premieu lieu le trac proposé en figure 3. Pour ce faire, nous recommandons la méthode au stylo encreur qui sera meilleure ici que toutes les autres. Proscrire la gravure dite Anglaise sans perchlorure qui pourrait introduire des accrochages capacitifs.

Au stylo donc, nous recommandons de dessiner une masse enveloppante qui se glisse dans chaque interstice restant entre les pistes de signal BF. C'est plus simple à faire qu'à décrire. Cette pratique améliore le bruit recueilli par les connexions des composants.

Pour faire une carte au stylo, il suffit de photocopier le tracé de la figure 3 et de découper la copie aux dimensions. En la scotchant du côté cuivre de la plaque vierge, il ne reste qu'à percer à travers la photocopie en 0,8 mm!

Poncer doucement le cuivre percé avant de le peindre savamment au stylo. Ne pas dépasser l'heure de trempage au perchlorure, ou le changer, pour ne pas risquer de « piquer » le cuivre que l'on devra étamer au moins pour l'ensemble du plan de masse à la soudure.

C'est volontairement que ce plan de masse n'est pas refermé électri-


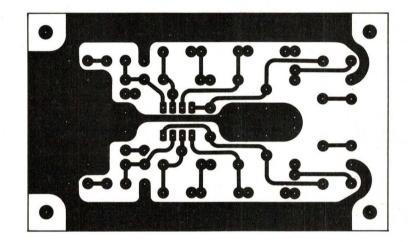


Figure 3

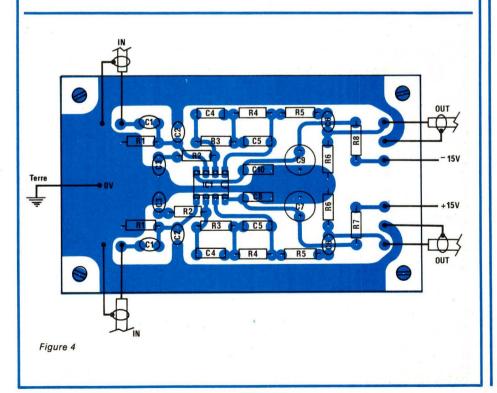

21

# (K)cholet composants électroniques

### HF - VHF

MAGASIN, Vente par Correspondance: 136, bd Guy Chouteau, 49300 CHOLET Tél.: (41) 62.36.70

**BOUTIQUE**: 2, rue Emilio Castelar 75012 PARIS - Tél. : (1) 342.14.34 M° Ledru-Rollin ou Gare de Lyon

- tête HF en kit ..........2000,00

### RECEPTION SATELLITE 4GHz KIT COMPLET DISPONIBLE

- démodulateur en kit 98 - parabole en préparation (nous cons	0,00 ulter)
CD 4013	5,00
CD 4016	5,00
CD 4020 / 4040 / 4060	8.70
CD 4053	
CD 4503	
CD 4528 / 4538	

### etc... MOTOPOLA

CD 4584 ..... 9,00

	٧I	v	4	,	U	4	,	U	L	-,	٦							
MC1496P																		12,00
MC3396P																		45,00
MC145104P																		45,00
																		48,00
MC145151P												P	r	C	r	n	0	95,00

### **PLESSEY** SL441C ..... 23,40

	20,40
	85,00
	49,00
SL6700C	49,00
	39,00
SP8658/8660	39,00
DTO	
RTC	
TDA 5660	50,00
TDA 4560	39,00
TDA 7000	36,00
TBA 970	39.00
TDA 2593	22,00
NE 5534 = TDA 1034	19,00
	39,00
	49.00
	35.00

### DIVEDO

DIVERS	
LF 356 = TL 071	7,00
LF 357 8	3,00
LM 317T 15	5,00
SDA 2201-2211 39	
MC 1374 29	9,00
TEA 1010 30	00,0
Mémoire 6116 42	2,00
Mémoire 4164 12	2,00

### QUARTZ STANDARD ....25,00 pièce

3,2768 Mhz - 4,000 Mhz - 5,000 Mhz -5,120 Mhz - 6,4000 Mhz - 6,5536 Mhz -8,0000 Mhz - 10,000 Mhz - 10,240 Mhz -10,245 Mhz - 10,600 Mhz - 10,700 Mhz - autres valeurs nous consulter.

Frais de port payables à la commande P.T.T. recommandé urgent : 25 F Contre-remboursement: 45 F

Prix non contractuels, susceptibles de varier avec les approvisionnements.

# Réalisation

quement, il importe de ne pas constituer ici un anneau de vitesse pour les bruits divers. Quand la carte étamée est prête à être équipée, commencer par les résistances à couche et le circuit intégré (support uniquement à des fins de comparaison).

Monter ensuite tous les autres composants et veiller à l'orientation des chimiques C7 et C9. Monter les 6 tantales goutte provisoirement avec toute la longueur de connexion d'origine.

### Mise en service

Utiliser un voltmètre continu à haute impédance d'entrée sur la gamme  $\pm$  200 mV. Relier une alimentation  $2 \times 15$  V et, sur les entrées, placer soit 47 kΩ entre l'extrémité libre de C1 et la masse (sur chaque canal, soit la cellule de PU.

Mettez sous tension et mesurez au voltmètre DC la tension aux bornes de chacun des 6 tantales goutte. Selon le circuit intégré utilisé, et bien sûr à cause de la tension d'offset (Vos), on trouve peu ou très peu de millivolts.

Quand chaque tantale a son positif du côté de la sonde positive du Voltmètre, installez le circuit intégré retenu définitivement, soit dessoudez le support et soudez IC1.

Le module fonctionne fort bien avec une saturation à 1 kHz vers 9 V efficaces, correspondant à 160 mV efficaces à l'entrée (avec les valeurs indiquées). Mais d'autres bruits que ceux de IC1 quettent la carte : les ronflettes à 50 et 100 Hz, à commencer par celle qu'induit l'expérimentateur qui s'approche...

Pour ne pas induire le 50 Hz relayé (comme un réémetteur) par l'homme, il suffit de relier une bonne terre au point de masse d'entrée (donc à la platine, mais c'est mieux sur la carte). Pour les rayonnements électromagnétiques non humains, enfermer la carte dans une petite boîte métallique sur laquelle un aimant adhère, et éloigner le tout des transformateurs secteur et de leurs câbles.

Un correcteur JFET est à l'étude avec une alimentation faible chute de tension qui permettront de compléter un préampli ultra-minimum mais non risible.

### D. JACOVOPOULOS

### Nomenclature

### PHONO LM 833 A (prévoir en double)

### Résistances à couche carbone ou métal 5 % - 0,25 W sauf mention contraire

 $R_1: 47 \text{ k}\Omega$ R<sub>2</sub>: 390 Ω

 $R_3$ : 16  $k\Omega$ , 1 % ou 2 % ou 3 %

R4: 200 k $\Omega$ , 1 % ou 2 % ou 3 % Rs: 470 Ω

R<sub>6</sub>: 100 kΩ R<sub>7</sub>: 82 Ω

Rs: 82 Ω

### Condensateurs

C1: 33 µF, 3 V minimum tantale goutte

C2: 100 pF céramique plaquette miniature

C3: 100 µF, 3 V minimum tantale goutte

C<sub>4</sub>: 4,7 nF, 250 V MKH Cs: 15 nF, 250 V MKH


C6: 10 µF, 10 V minimum tantale


C<sub>7</sub>, C<sub>9</sub>: 100 à 220 μF, 16 V minimum (radial)

C<sub>8</sub>, C<sub>10</sub>: 0, 1 µF, 50 V MKH ou radial équivalent
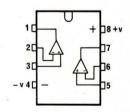
### Circuit intégré IC1 par ordre préférentiel


- LM 833 AN si disponible ou LM 833 N National Semiconductor
- μAF 772 LTC ou TC Fairchild
   NE 5532 ACP ou CP Texas, Exar, RTC
- TL 072 CP Texas (à trier en bruit)
- RC 2041 ou RC 4559 Raytheon
- LS 204 CB ou TDA 2320 A, SGS
- MC 1458 CP ou LM 1458, etc... Motorola ou Toulemonde.



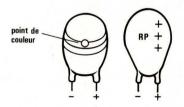
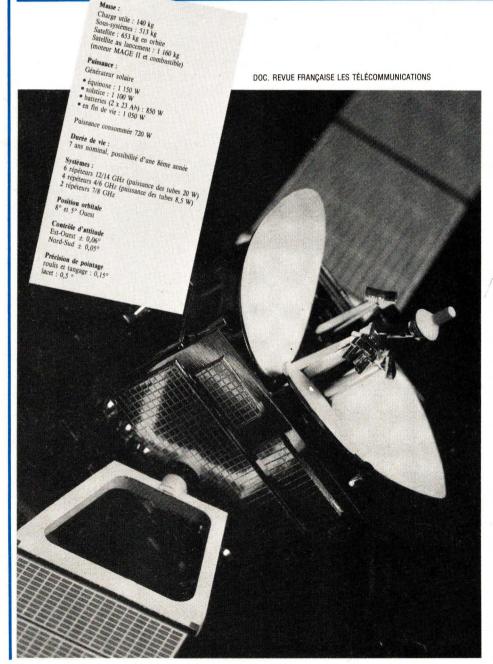
# Le satellite de télécommunications TELECOM I

RECEPTION POSSIBLE AVEC UNE PARABOLE DE 0,70 MÈTRE



La « Cinq » 19° chaîne transmise par satellite sur l'Europe

En marge de la diffusion du programme de télévision française la « Cinq », par le satellite français TE-LECOM I sur l'Europe de l'Ouest, nous allons essayer de mieux connaître ce satellite dont voici ses principales caractéristiques.

Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, signalons que le programme français de télécommunication par satellite conduit et financé par la DGT (Direction de Télécommunication par satellite) comprend 3 satellites, TELECOMIA, positionné par 8° Ouest, TELECOMIB par 10° Ouest et TELECOMIC en réserve au sol.

### Présentation du satellite


Le ou les satellites TELECOM présentent une architecture modulaire, on distingue 2 parties :

— le module de télécommunication regroupant la charge utile, récepteurs émetteurs et antennes,

— le module de service regroupant à travers plusieurs sous-systèmes tous les accessoires nécessaires au fonctionnement du satellite.

Les antennes sont constituées soit de cornets soit d'ensembles de réflecteurs et de sources. La forme et

# <u>Technique</u>

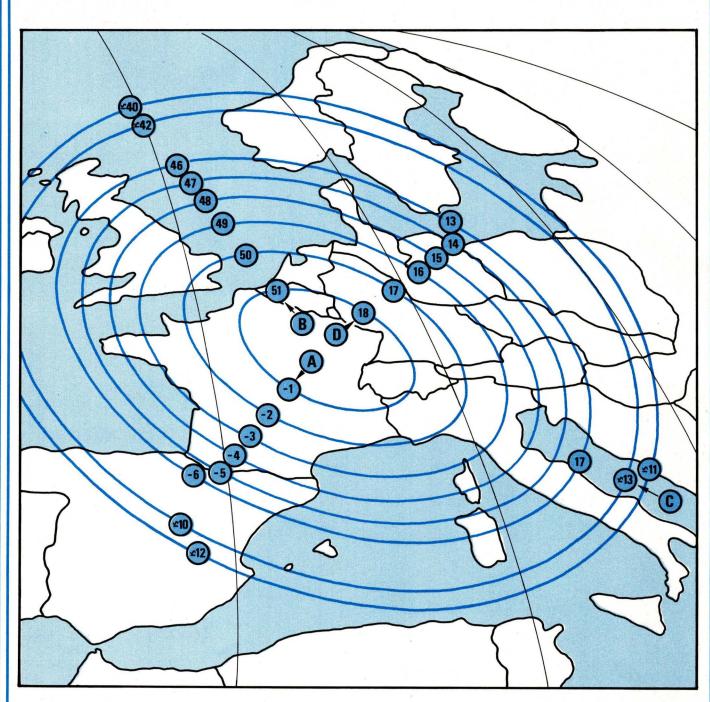

ZONE DE COUVERTURE DU SATELLITE TELECOM I POSITIONNÉ PAR 8° O \*

Performances (C/N) au moyen d'une antenne de 1,20 m de  $\emptyset$ , 1,80 m de Ø

### RÉCEPTION INDIVIDUELLE

### Paramètres:

- P.I.R.E. de 52 dBW au centre du faisceau (début de vie),
- Antenne ayant un gain de - 46 dB,
- BHF 32 MHz (largeur du canal),
- Tête hyperfréquence de 2 dB de

### bruit (170° K),

- Fréquence 12,5 GHz.

### Données

- Atténuation en dB (A),
- P.I.R.E. en dB (contours) (B),
- C/N en dB ( C ) 1,80 Ø, C/N en dB ( D ) 1,20 Ø.

### PLAN DE FRÉQUENCE

- Canal 1 12,522 GHz V
- Canal 2 12,564 GHz V
- Canal 3 12,606 GHz V

- Canal 4 12,648 GHz V Canal 5 12,690 GHz V Canal 6 12,732 GHz V


### **PARAMETRES**

- Des. Vidéo CCIR 405-1
- Sous porteuse Audio 5.8 MHz
- Des. Audio J.17
- Déviation ± 30 kHz

### SOURCES

- DGT (contours 1 à 6 et PIRE centrale)
- avec le concours de PORTENSEIGNE
- \*Ainsi que TELECOM B-C

# Technique

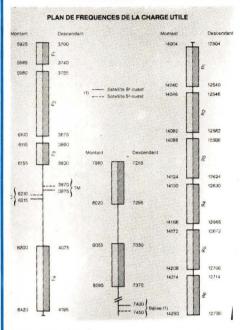

### **Document CNET**

les dimensions des réflecteurs ainsi que le nombre de sources sont tels que les rayonnements sont adaptés aux zones de couverture désirées, aux puissance nécessaires et à la réglementation internationale en vigueur, en particulier à celle édictée par la CAMR (Conférence Administrative Mondiale des Radio communications), qui a défini un diagramme de référence (gabarit) en rayonnement dont le respect est fondamental pour une cohérence de l'ensemble des télécommunications par satellite.

### Equipement

Pour assurer la mission RX en 14 GHz et TX en 12 GH, TELECOM est équipé de 2 antennes large bande. La première, assure la mission TX des canaux pairs sur la zone de couverture représentée par la carte ci-jointe et donnant une PIRE théorique prévue de 47,2 dBW à — 3 dB. La seconde identique, assure l'émission des canaux impairs à 12 Ghz et la réception à 14 GHz sur la zone de couverture européenne mais aussi, la mission TX à 4 GHz en direction des Antilles.

Les réflecteurs à découpage elliptique d'axe sont de  $1232 \times 792$  mm.

Les répéteurs opérationnels de la mission en 12 GHz sont au nombre de six. Chacun possède un largeur de bande de 36 MHz et l'ensemble est réparti sur une largeur de bande totale de 250 MHz, en liaison montante, de 14 à 14,25 GHz et en liaison descendante de 12,5 à 12,75 GHz.

L'ensemble de l'équipement est composé :

— d'un récepteur doublé (redondance 2/1) assurant les fonctions de préamplification, d'amplification, de transposition de fréquences (de 14 en 12 GHz).

— de 9 ATOP (amplificateur tube ondes progressives) dont 6 actifs délivrant une puissance de 20 Watts.
— de 2 multiplexeurs de sortie, l'un pour les canaux pairs, l'autre pour les canaux impairs.

A titre d'information précisons que pour assurer des missions en bande C et X, TELECOM présente une infrastructure adaptée que nous ne détaillerons point, car ne présentant guère d'intérêt au niveau programme ou simplement, réception.

Quant à la couverture, puisque c'est cela qui nous intéresse plus spécialement, elle se fait à partir de dimensions angulaires, 2,6× 1,5° ce qui apporte depuis un faisceau « pincé », une zone de couverture moins vaste, mais où la PIRE centrale est plus importante, par rapport aux satellite de l'EUTELSAT qui disposent d'une zone de service plus « étalée », mais avec une PIRE centrale plus faible.

De tout ce qui précède, nous constatons que la réception de TE-LECOM sur la France, au moyen d'un convertisseur faible bruit (2 dB environ), d'un syntoniseur à PLL et réducteur de seuil peut se faire, dans le plus mauvais des cas (Sud-Ouest de la France) au moyen d'une parabole de 1,20 m ( $G=42\,dB-C/N=14\,dB$ ), excellent (1) mais qui doit en revanche atteindre 1,80 ( $G=46\,dB$ ) dès que l'on s'écarte du contour -5 ou  $-6\,dB$  (au-delà de la Corse).

L'emploi d'un paraboloïde de 46 dB à un peu plus de 800 km du point de visée (Pire centrale) est dû au diagramme de rayonnement de l'antenne d'émission du satellite très directive, qui favorise une décroissance rapide des signaux au-delà de la zone de service normale d'où, une zone extérieure peu exploitable à très longue distance pour le particulier.

TELECOM est, ne l'oublions pas, un satellite de télécommunication utilisé en partie en relais de télévision et non un satellite de télédiffusion directe (+ 12 dBW en Pire centrale), d'ou la neccessité de se trouver dans sa zone de service où la Pire est suffisante, d'employer un matériel performant et enfin, de se contenter, parfois, d'une image de qualité un peu moindre.

Remarquons que le fait de diffuser

la « Cinq » dans la bande de 12,5 GHz, oblige l'interessé à s'équiper d'une tête adaptée, ce qui limite la possibilité de réception sur du matériel déjà existant, fonctionnant entre 10,9 et 11,7 GHz.

Sur un plan pratique (montage) il est tout à fait possible de recevoir TELECOM et les autres satellites EU-TELSAT et INTELSAT V F4 à partir d'une seule parabole à condition d'utiliser un découpleur à 2 sorties installé à la sortie du guide d'onde qui est connecté aux convertisseurs. Ces 2 têtes sont reliées par 2 coaxiaux, à un relais coupleur électronique (1 sélection de voie) branché au démodulateur. L'ensemble des convertisseurs est monté sur un pola-rotor ou rotor de polarisation afin de sélectionner les polarisations correspondantes et notamment la H pour TELECOM.

Pour se faire une idée de l'intensité des signaux produits par TELECOM, Joseph ANKRI, PDG d'AZ 4000, nous signale qu'il mesure à Paris un C/N de 12,5 dB depuis une parabole offset (foyer décalé) de 0,70 m et avec un convertisseur DX de 2,2 dB de bruit.

Ce C/N qui traduit une qualité d'image dite « bonne » (2) correspond bien aux performances de l'électronique actuelle (récepteur) et aussi, à la PIRE réelle, proche de 51 dBW, pour un maximum de 52 dBW au centre du faisceau.

En ce qui concerne la réception des signaux jusqu'à Alger, nous nous apercevons que le contour (approximatif) 40 dBW est proche, donnant un C/N de 11 dB depuis une parabole de 1,80 m. Malheureusement nous ne disposons pas de mesures. On nous signale simplement que les images sont « assez bonnes »... En se référant à un document du CNET, la PIRE théorique(prévision) est de 36 dBW. En pratique elle serait de 38 dBW soit un C/N de 9 dB correspondant à un C/N » de 12 avec un syntoniseur à réducteur de seuil.

### S. NUEFFER

- \* A l'heure ou nous mettons sous presse il est fortement question d'une 6° chaîne musicale, transmise par TELECOM.
- (1) Sur l'échelle de dégradation à 5 notes : Mauvaise, 1 1,5/ Médiocre, 2 2,5/ Assez bonne, 3 3,5/ Bonne, 4 -à 4,5/ Excellente, 5 (Appréciation subjective de l'image).
- (2) Par temps clair.

### PRIX PAR QUANTITE, PRIX POUR CLUB ET CE, NOUS CONSULTER

87, rue de Flandre - Paris 19e Tél.: 42.39.23.61

Métro Riquet et Crimée - Parking très facile



TL (014	
March   Marc	Seur 6502 et Z 80 12 se d'extension. Clavie struction du DOS et d' 3700 F

**AUTRES REFERENCES** DISPONIBLES EN STOCK 42.39.23.61

VENTE PAR

Nous expédions dans toute la France et à l'étranger vos commandes

CORRESPONDANCE

DANS LA JOURNÉE MÊME sauf en cas de rupture de stock

APPLE est une marque déposée et la propriété de APPLE COMPUTERS

PAR CORRESPONDANCE COMPTER 30 F DE PORT - ASSURANCE ET EMBALLAGE. Par confre-remboursement : 50% à la commande + 40 F (port, etc.). Pour l'étranger confre-remboursement 50 F timbres (coupons internationaux). Nos prix sont donnés à titre indicatif TVA de 18.6 comprise et\_peuvent varier à la hausse ou à la baisse.

# ALARME AUTOMOBILE

OUS vous proposons, avec cette étude, une réalisation performante, fiable,... et implacable : c'est ce qu'on est en droit d'exiger d'une centrale d'alarme. Mais une centrale ne fait que traduire les informations qu'on lui donne. Au « mieux » un micro processeur peut-il écarter une information qu'il semble douteux de prendre en compte : c'est un comble ! Utiliser une telle technologie pour vérifier si ce que « disent » les capteurs est vrai ou faux, voire pire les neutraliser, est avouer leur mauvaise conception, et porte un sacré préjudice à la fiabilité et la crédibilité de l'ensemble... De plus, la grande majorité des installations mettant en œuvre les avertisseurs d'origine (ou des sirènes « Américaines ») dont la sonorité n'est pas caractéristique de la protection, sur des dispositifs au(x) déclenchement(s) bizarre(s), c'est beaucoup moins bizarrement que les réactions face à un hululement impersonnel passent de l'indifférence au sourire ou à l'exaspération, mais se soldent toujours par un immobilisme général. Enfin, pratiquement aucunes d'entr'elles n'ont d'action préventive dissuadant d'une tentative d'agression du véhicule qu'elles sont censées protéger. Ça fait beaucoup pour des observations « rudimentaires » et nous n'entrerons pas, volontairement, dans des détails qui, s'ils remplissaient un bêtisier superbement fumeux, donneraient surtout des idées peu recommandables à certains détrousseurs de nos chers quadricycles.

Nous en avons pourtant fait « honnêtement » le tour, qui s'est traduit par un cahier des charges précis.

# Le cahier des charges

l°) Dissuader: Un dispositif discret mais nettement perceptible indique que le véhicule est protégé. Il met en œuvre un système lumineux (un ou plusieurs témoins), complété d'un rappel sonore pour des conditions d'éclairage ambiant défavorables (jour).

2°) Avertir: Ces signaux, par différents états, précisent les conditions d'accès au véhicule: « EN VEILLE », « POSSIBILITE TEMPORAIRE D'OUVERTURE », et « INHIBITION TOTALE ».

3°) Déclencher l'alarme : En cas d'agression le déclenchement sera INSTANTANÉ. La durée de l'alarme sera temporisée pour une agression fugitive, mais maintenue tant que l'agression persiste.

4°) Caractériser l'alarme: L'alarme pourra être DIRECTE, c'est à dire sonore et lumineuse, ou seulement PERSONNELLE, avertissant uniquement le propriétaire par un transmetteur radio. Dans le mode DIRECT, la cadence des coups d'avertisseurs sera personnalisable sur une large plage.

5°) Immobiliser définitivement le véhicule: Un déclenchement de l'alarme, quelle que soit sa forme, neutralisera définitivement un organe vital au fonctionnement du véhicule (au choix), dont le réarmement sera secret.

6°) Rester d'un maniement sim-


ple : pour éviter les « accrobaties » pour l'entrée et la sortie des passagers et leurs bagages, ou les visites techniques du véhicule, les procédures de mise en veille ou d'accès seront automatiques ou codées. Le mode opératoire codé sera doublé par une clef de sécurité (à pompe par exemple), et assuré par un émetteur radio portatif. Celui-ci devant être de petite taille, le problème de l'économie de sa réserve d'énergie est crucial, d'autant que sa portée doit être suffisante pour assurer son maniement discret et aisé. En conséquence il ne sera pas utilisé pour commander la mise en veille. Elle sera automatiquement engagée après une temporisation réglable, et déclenchée par la dernière fermeture.


7°) Détecter correctement une

agression: C'est le rôle des capteurs. Ils doivent être choisis d'abord en fonction de l'agression dont on veut se protéger, puis de leur fiabilité face à cette agression. Une logique que l'on oublie vite pour des considérations bassement commerciales... Si approcher le véhicule protégé à moins de cinq mètres est « agressif », on a remarqué que son propriétaire était assez perturbé,

tout comme d'ailleurs cet autre, dont l'autobus, en l'occurence, avait été « squatterisé » à son dépot! Nous nous bornerons au moins à assurer la protection des « ouvrants », depuis la trappe à carburant jusqu'au toit ouvrant, en passant par portières et capots en tout genre; Ainsi que des vitrages fixes ou mobiles, tant du bris que du démontage. Néanmoins, la centrale pourra recevoir les in-

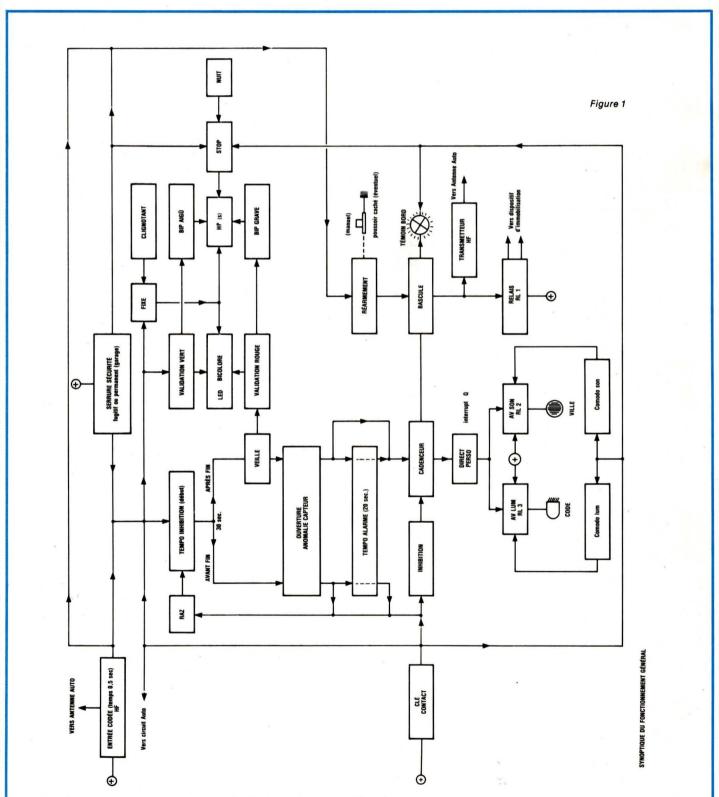formations d'autres capteurs mécaniques ou électroniques pour ceux qui, malgré tout, voudraient goûter aux joies intempestives de ces derniers dont, peut-être, une approche météorologique serait plus passionnante à étudier que leur comportement alarmiste...



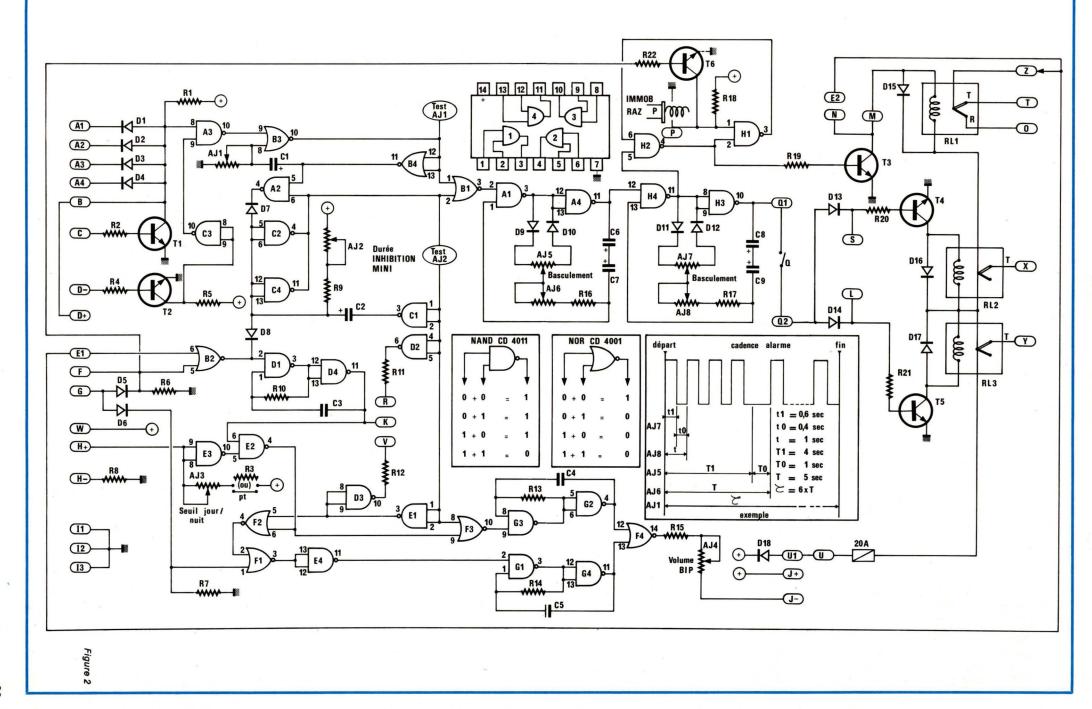

### Le schéma électronique

Avant de s'y reporter, à la figure 2, on aura intérêt à analyser le synoptique du fonctionnement général proposé figure 1.

L'électronique met en œuvre des circuits logiques C.MOS tout ce qu'il y a de plus classiques : Pas de problème de disponibilité des composants, et coût réduit.


# Gestion des informations des capteurs et des ordres

Les capteurs seront raccordés aux bornes À à D selon leur mode de fonctionnement (voir le schéma de connectique donné figure 3). L'entrée 8 de À3 réagit à un état BAS, soit directement (bornes A1/4, B), soit par l'intermédiaire de T1 (borne C). Cette entrée est normalement maintenue au potentiel de la tension d'alimentation par la résistance R1. Par ailleurs, cette source de tension permettra d'alimenter en toute sécurité les capteurs des vitrages (borne D+).

Le transistor T<sub>2</sub> peut paraître superflu... en théorie seulement ! Son rôle est « d'élargir » la plage de basculement de l'entrée 9 de Å<sub>3</sub> (la porte C<sub>3</sub> ne servant qu'à inverser l'information de T<sub>2</sub>). Ainsi, cette entrée restera à l'état HAUT pour une tension à la borne D<sup>-</sup> de l'ordre du volt, et qui aurait fait basculer la porte A<sub>3</sub> en cas de liaison directe. Il s'agit de pouvoir palier ici l'effet de la température sur les capteurs des vitrages, qui y sont particulièrement exposés.

La sortie 10 de A3 commande le déclenchement du monostable By B4. Celui-ci assure la temporisation de la durée de l'alarme, réalable par AJI sur une plage fixée par la valeur de la capacité C1. Un état HAUT à l'entrée 9 de B3 provoque, après sa charge, un cycle de décharge de la capacité C1 par AJ1. Il est à noter que si cet état demeure, soit en 9 (capteur), soit en 8 (décharge de C1), la sortie 10 de B3 restera BASSE. Etat analysé par la porte Bi comme un ordre d'alarme primaire qui se trouvera validé par un autre état BAS à sa deuxième entrée 2.

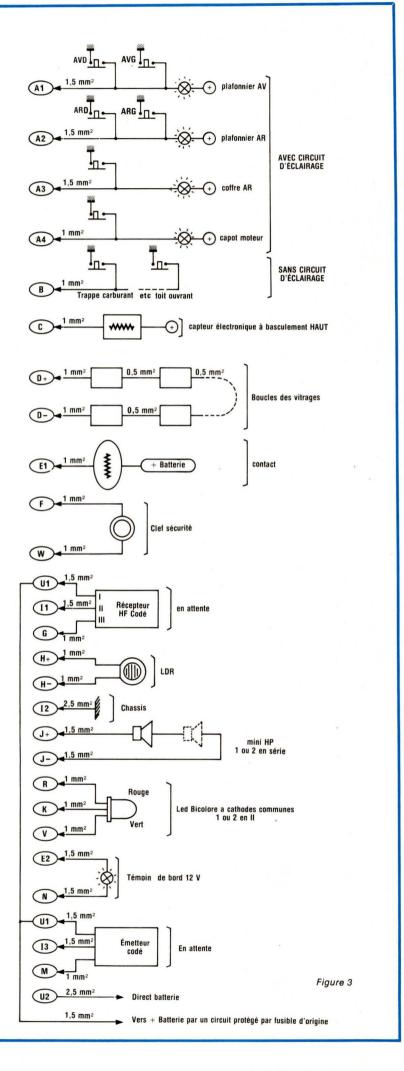
C'est un deuxième monostable, de fonctionnement inverse (charge et non décharge) qui permettra cette validation. Il est constitué des portes C1/C2, C4, et assure une temporisation de l'exécution de l'ordre pri-




maire d'alarme dont la durée est réglable par  $AJ_2$ , sur une plage dépendant des valeurs de la résistance tampon  $R_9$ , et de la capacité  $C_2$ .

Les portes C2 et C4 sont mises en parallèles pour une meilleure fiabilité du fonctionnement. Puisque temporisant la transmission d'un ordre d'alarme, ce monostable permettra, par un réglage approprié de sa durée de basculement, d'assurer la mise en veille automatique du système, ou son inhibition partielle ou totale. Reste à lui fournir l'information de « dernière fermeture » définie plus haut. C'est le rôle de la porte A2. Son entrée 5 analyse l'état de basculement du monostable Ba Ba, lié à l'ouverture d'une portière. L'entrée 6 prend en compte le basculement de C1/C2, C4. Dans le cas où celui-ci neutralise la transmission de l'ordre primaire (sorties 4 et 11 de C2 et C4 HAUTES), les deux entrées de A2 sont portées à l'état HAUT. Sa sortie, basculée à l'état BAS, via la diode D7, perturbe le fonctionnement du monostable C1/C2, C4, dont les sorties 4 et 11 demeurent HAUTES, ce qui assure le verrouillage de l'ensemble. Il n'y aura de possibilité de déblocage que par le retour à l'état normal du monostable Ba/B4 (sortie 11 de B4 et donc entrée 5 de A2 BAS-SES), ce qui correspond à une fermeture et un état des capteurs corrects du véhicule, suivi de l'écoulement intégral de la temporisation primaire. La mise en veille pourra alors être automatiquement engagée à la fin de la temporisation (qui avait été remise à zéro) du monostable C1/C2, C4. On doit remarquer que cette dernière s'ajoute à la précédente. Pour notre part, nous avons réglé AJ1 pour 20 secondes, et AJ2 pour 30. Ces règlages tiennent compte de l'addition du détai donné par AJ1, avec celui par AJ2, soit 50 secondes au minimum. Vous pouvez raccourcir ces temps. Toutefois, cette addition ne s'opère qu'une fois, à la première ouverture, puisque la décharge de C1 peut toujours s'effectuer normalement, par rapport à C2, dont la charge, elle, peut être bloquée et remise à zéro, comme nous venons de le voir. Pour plus de clarté sur ce point, reportez-vous au diagramme figure 4.

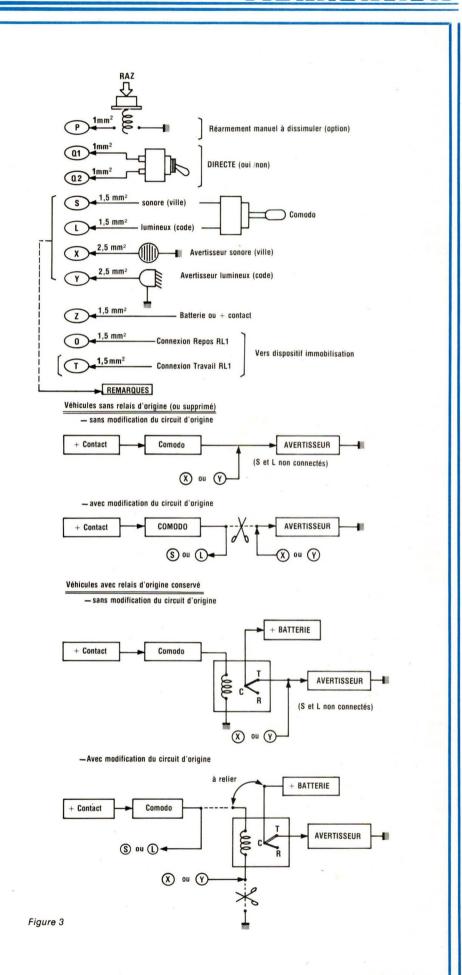Les états des ordres donnés à la centrale sont présents aux bornes E à H, éventuellement P. La porte B2, via la diode D8, intervient, comme précédemment A2 via D7, sur la charge de la capacité C2. Un état BAS à sa sortie 4 interdit cette charge et inhibe le système. L'une de ses entrées 6



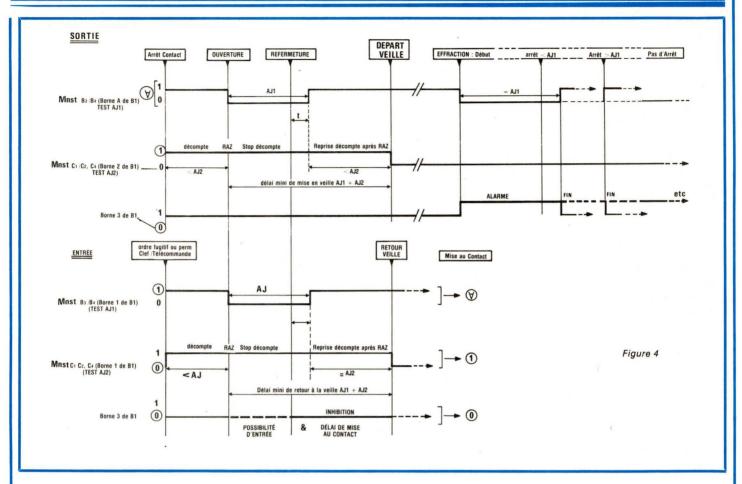

sera raccordée au circuit électrique du véhicule dépendant du contact par la borne E1. L'autre (5) prend en compte les bornes F (clef à pompe de secours et « garage »), et G (Radiocommande codée). Cette entrée est normalement BASSE par R6. La mise à l'état HAUT d'une quelconque des bornes E, F ou G, si elle est maintenue, inhibe totalement le système, sinon, elle déclenche une temporisation permettant provisoirement un accès. Ces bornes ont également d'autres fonctions, que nous examinerons plus loin.

# Exécution de l'ordre d'alarme

L'ordre d'alarme correspond à un état BAS présent simultanément sur les deux entrées de B1, dont la sortie 3 est alors HAUTE. Cela débloque les oscillateurs asymétrisés A<sub>1</sub>/A<sub>4</sub> et H4/H3 montés en cascade. Il s'en suit un train d'impulsions caractérisé par les réglages AJs à AJs (voir exemple « Cadence alarme » à la figure 2), présent à la sortie 10 de H3. Selon la position de l'interrupteur Q, les relais RL2 et RL3, via T4 et T5, commutent les avertisseurs sonore et lumineux. Si le véhicule est équipé d'origine de tels relais, et moyennant une modification mineure de leur câblage, on

pourra ne pas monter ceux prévus sur notre circuit imprimé. Il faudra alors assurer les connexions adéquates des commandes des avertisseurs du « comodo » aux bornes S et L prévues à cet effet. Nous avons même pensé à un tracé de circuit imprimé permettant la découpe de la partie « relais » pour un tel usage, ou une économie de câblage (voyez la figure 3). C'est également sur cette carte découpable que se trouve le relais assurant l'immobilisation du véhicule. Ses contacts Z, O et T sont libres de tout raccordement pour accepter n'importe quel système d'immobilisation. Sur notre véhicule d'essai, à moteur diesel, le relais a été monté en série avec celui de commande d'alimentation en carburant (électrovanne et électro-mécanisme de la pompe d'injection montés d'origine sur le véhicule). Dans notre cas, Z est donc au «+ Contact », et O au « + Bobine » du relais d'origine. Voir les exemples proposés figure 5. Les portes H<sub>2</sub> et H<sub>1</sub> verrouillent T3 à partir de l'information d'alarme enclenchée, prélevée par l'entrée 5 de H2 à la sortie de H3 (état BAS). T<sub>6</sub>, qui peut éventuellement être « doublé » d'un poussoir monté à la borne P, assure le déblocage de l'immobilisation à partir des ordres présents aux bornes F (clef de


sécurité à pompe) ou G (radio-commande codée). Il est à remarquer que la seule mise du contact ne permet pas de lever l'immobilisation. Un voyant peut être raccordé entre  $E_2$  (+ contact) et N pour indiquer ce cas (contact mis, sans levée d'immobilisation préalable). Pour terminer ce sous-chapite, la borne M est prévue pour piloter le déclenchement du transmetteur radio de l'état d'alarme.

# Signalisation optique des états de la centrale

Les portes  $D_1$  et  $D_4$  sont montées en oscillateur dont la période est fonction de  $R_{10}$  et  $C_3$  selon la relation simplifiée :

 $T \text{ (en s)} = 1.4 \text{ R (en } \Omega) \times C \text{ (en F.)}$ 

Cet oscillateur peut être bloqué par un état BAS à l'entrée 2 de D1, fourni par la porte B2 lorsque l'une des bornes d'ordre E1, F, ou G est HAUTE. Dans ce cas la sortie de D4 (11) reste à l'état BAS. La polarisation de la DEL bicolore est correcte sur ses cathodes communes (borne K) et les illuminations rouge ou verte dépendent des états logiques complémentaires des sorties des portes D2 et D3, respectivement. Ceux-ci dépendent eux même de l'état du monostable C1/C2, C4. Trois affichages vont

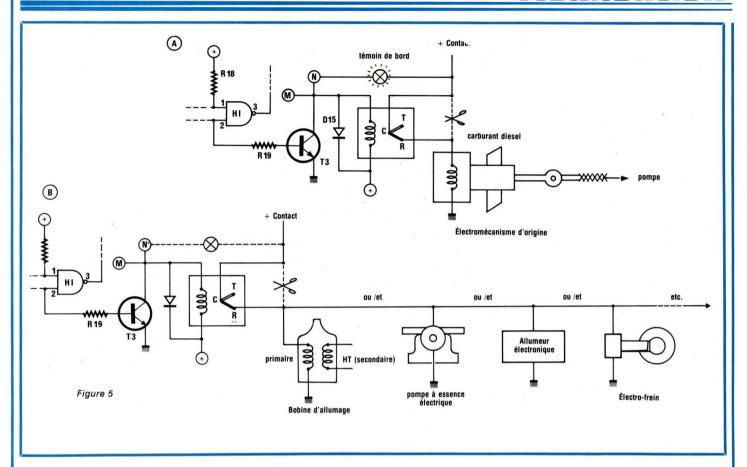

donc être donnés par la DEL bicolore (ou deux montées en parallèle). Un ROUGE CLIGNOTANT caractérisant l'état de veille, un VERT CLIGNOTANT autorisant momentanément l'accès (suivi d'un retour au clignotement rouge), et un VERT FIXE indiquant une inhibition totale de la centrale. On remarque que le passage du vert fixe directement au rouge clignotant est impossible, et s'effectuera par l'intermédiaire du clignotement vert.

### Signalisation sonore des états de la centrale et des ordres

Deux oscillateurs, liés aux rappels optiques, élaborent par D<sub>1</sub>/D<sub>2</sub> des « BIPS » : G3/G2 pour la demi DEL ROUGE, et G<sub>1</sub>/G<sub>4</sub> pour la VERTE, fixe ou clignotante. Les fréquences dépendent respectivement des valeurs de R13 et C5 selon la relation simplifiée rappelée plus haut. Ces fréquences seront bien entendu choisies audibles (!), et présentant une nette différence de sonorité. GRAVE pour la correspondance au ROUGE, AIGU pour la VERTE. Avec les valeurs proposées, modifiables à votre guise, on a respectivement environ 700 Hz (grave) et 7 kHz (aigü).

La porte F4 est suffisante pour cette

application pour attaquer, via R<sub>15</sub> (tampon) et AJ<sub>4</sub> (volume) un petit haut-parleur, ou deux en série (pour notre part nous avons choisi des haut-parleurs de mini-casques: 32 Ohms/200 mW, que nous avons montés en série).

Ces oscillateurs peuvent être bloqués (un ou deux) et ne fonctionnent jamais simultanément (ensemble F<sub>3</sub>/E<sub>1</sub>/F<sub>2</sub>). La première inhibition totale du signal sonore dépend de l'éclairage ambiant. Quand celui-ci ne gêne pas la bonne visibilité des avertissements lumineux, la LDR raccordée entre H+ et H- impose un état HAUT aux entrées de E3. E2 voit sa sortie 4 à l'état HAUT et bloque, via F3, l'oscillateur G3/G2 par un état BAS à son entrée 9 de G3. Le blocage de G1/G4 par l'entrée 2 de G1 découle du même processus selon F2. Néanmoins, la présence de F1 intercalé (E4 n'a ici qu'un rôle d'inverseur) permet, par son entrée 1, de débloquer l'oscillateur « aigü », quand celle-ci est à l'état HAUT. Cela correspond à un ordre depuis l'émetteur radio codé. Cet ordre étant toujours fugitif, le « BIIIIP » tenu avertira de la bonne prise en compte de la réception de l'émission codée, quelles que soient les conditions d'éclairage ambiant ou la sonorité en cours.

Le deuxième blocage total des émissions sonores concerne les cas ou soit le contact est mis (état HAUT sur la borne  $E_1$ ). soit la clef de sécurité est en position « garage » (tenu) ou « secours » (fugitif), ce qui correspond aussi à un état HAUT en F cette fois. Nous avons vu précédemment que cela bloquait l'oscillateur  $D_1/D_4$ . Or, celui-ci, par la porte  $E_2$  (entrée 6) bloque à son tour les ensembles  $G_3/G_2$  et  $G_1/G_4$ . C'est d'ailleurs comme cela que des « BIPS » sonores peuvent être perçus, et non un signal continu.

Pour clore cette analyse, remarquez que AJ3 permettra de régler le point de basculement de E3, dont la plage est prédélimitée par R3 et dont la valeur dépendra de la LDR utilisée, voire de R8. Avec la référence donnée remplacer R3 par un pont. Attention, vous ne devez pas diminuer la valeur de R8 (220 Ohms).

### Conclusion

Nous verrons le mois prochain la partie réalisation pratique de notre alarme ainsi que sa mise en place dans le véhicule.

Le transmetteur radio est en cours d'étude et nous pensons être en mesure de vous en divulguer les schémas dans notre numéro de juin.

H. TOUSSAINT

# Infos

### Nouveautés mesure BECKMAN


### Oscilloscope 2 × 20 MHz

BECKMAN INDUSTRIAL complète sa gamme d'oscilloscopes haut de gamme ( $2 \times 60$  MHz et  $2 \times 100$  MHz) en commercialisant un nouvel appareil répondant à des besoins moins ambitieux :  $2 \times 20$  MHz.

Les caractéristiques principales sont les suivantes:

- 2 canaux 20 MHz
- ligne à retard
- testeur de composants
- calibre 5 mV/div. (ajustable à 1 mV/div.)
- Impédance d'entrée l $M\Omega$  25 pF
  - \_ Écran 150 mm
- Dimensions :  $310 \times 160 \times 400 \text{ mm}$ 
  - Poids: 9 kg

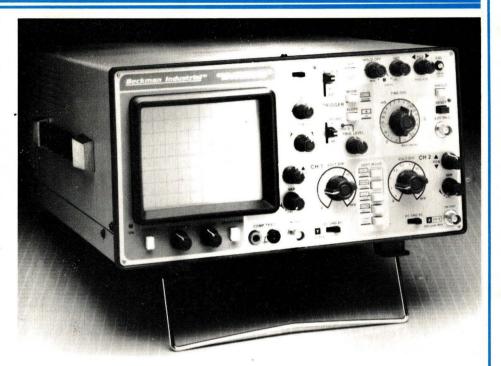Cet oscilloscope est particulièrement destiné aux écoles, centres de



formation, services maintenance, grand public, etc.

Notons, ce qui est rare sur un oscilloscope de cette catégorie, l'adjonction d'une commande de Hold off, particulièrement intéressante lorsqu'on travaille sur des trains impulsions de recurrence variable.

### **Coffrets TEKO**


La série TENCLOS est une nouvelle ligne de coffrets pour l'électronique développée par TEKO. De dimensions moyennes, ces coffrets en ABS noir, parés de faces avant et arrière en aliminium anodisée, allient sobriété et élégance à des volumes suffisants pour loger bon nombre de montages électroniques.

La gamme est constituée selon un principe déjà employé par TEKO pour d'autres lignes de produits et qui consiste à assembler entre elles des demi-coquilles de hauteurs distinctes, les dimensions de base de tous les modèles restants les mêmes, ici 185 x 85 mm.

Deux coquilles de fond et trois coquilles de capot permettent de composer six modèles de coffrets plats. Cette série est augmentée de trois autre modèles grâce à une coquille de fond munie d'un logement de pile.

Une coquille pupitre est également adaptable sur ces fonds et étend encore la gamme par trois nouveaux coffrets dont un avec logement de pile.

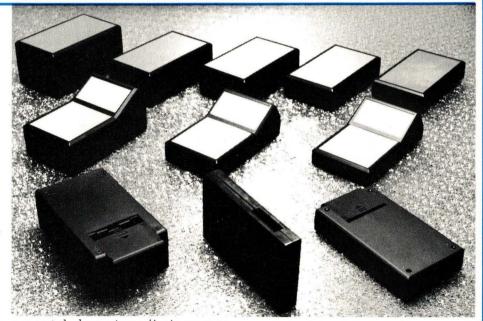Enfin, à noter un boîtier plus adapté à l'informatique et baptisé par son fabricant, Expender box, qui



permet de loger jusqu'à six connecteurs grâce à des ouvertures pratiquées dans les parois latérales.

Les enjoliveurs en alu anodisé se collent dans les parties évidées des faces avant et arrière, ainsi aucune vis n'est apparente.

Nous aurons certainement l'occasion de vous présenter prochainement des réalisations dans cette nouvelle collection TEKO.

TEKO est distribué par FRANCLAIR Electronique. BP 42 92133 Issy-les-Moulineaux Nous venons d'apprendre le décès de Monsieur Vladimir KLIATCHKO, bien connu dans la profession puisqu'il dirigeait, depuis de très nombreuses années, la Société KLIATCHKO, distributeur des fers à souder ANTEX.

Nous transmettons à toute sa famille et à ses amis, nos sincères condoléances. Magasins ouverts du lundi au samedi de 9 h à 19 h 30 (sauf Penta 8 qui ferme à 19 h)



ILS NE CONNAISSAIENT PAS PENTASONIC

ILS CONNAISSENT **PENTASONIC** 



. .

Bi courbe 2×60 MHz tube rectangulaire Sensibilité 1 mV à 20V. Rise time 6nS. Addition soustraction des traces. Testeur de composants. Franctions XY. RETARD DE BALAYAGE REGLABLE.

7080 F

**MICROPHONE** 

BFM 240 STEREO A ELECTRET

HM 605 + 2 SONDES

# PENTASONIC

### TABLE DE MIXAGE MPX 4000



Table de mixage stéréo 8 canaux avec nombreuses possibilités. Pré-écoute sur chaque canal avec affi-

### 860 F



raune de mixage sieteo & canaux avec nombreuses possibilitis. Pré-écoule sur chaque canal avec affichage optique par LEDS. Les VU-mètres très lisibles 
sont éclairés sans éblouissement. Fonctionne vec 
2 piles 9 V ou ailmentation secleur. Affichage de tension d'ailmentation sur les 2 VU-mètres pour confide 
du synchronisme de la déviation des aiguilles. Commutation sans craquement.
Bande passante: 20 20,000 Hz ± 0,5 dB. 
Impédance d'entrée : Micro B 600 Ohms 
Micro H 50 KOhms.
Phono mag. (RIAA) 50 KOhms.
Phono ceram. 100 KOhms.
Magnet,Tuner 50 KOhms.
Magnet,Tuner 50 KOhms.
Micro H 3 mV.
Phono mag. 3 mV, toutes les autres entrées 150 mV.
Tension de sortie : 300 mV
Sortie casque: 8 Ohms 500 mV.
Rapport sb: 58 dB.
Rauner de l'étre de 10 v.

Sortie Casque : o Onins 500 mv. Rapport s/b : 58 dB. Taux de distor. : 0,2% Alimentation : 2 x 9 V Batt. (50 mA) ou ext. par ex.

Poids: 1700 g sans piles.
Dimension: L 265 x H 195 x P 65 mm.

### SYSTEMES MODULAIRES HAMEG 8000



pour recevoir 2 modules simultanément . . . . . 2182 HM 8011. Multimètre numérique 3 3/4 chiffres. . HM 8021. Fréquencemètre 0 à 1 GHz.....

HM 8027. Distortiomètre .....

COFFRETS

2478 F 1550 F

HM 8030. Générateur de fonctions. Tensions continue, sinusoidale. Carrée. Triangle. De 0,1 à 1 MHz HM 8032. Générateur sinusoidal de 20 H à 20 MHz 1760 F 2850 F 22 Hz à 20 MHz...



HM 203 2 sondes

Bi courbe 2×20 MHz tube rectangulaire. Sensibilité 5mV à 20V. Rise time 17nS.

3650 F

INTERRUPTEUR

A glissière
A clé
A poussoir, fermé au repos
ouvert au repos

Unipolaire: 2 pos stables... 2 pos, 1 instable 3 pos stables...

RELAIS

Relais DIL 1 T ..... 1 RT ....

24 V. 2 R 48 V, 2 RT

SUPPORT DE RELAIS POUR C.I.

Superbe relais ILS blinde 2 T (ouvert au repos).... 2 R (fermé au repos)....

Relais capot plastique «type Sie 6 V, 2 RT 4 RT 12 V, 2 RT 4 RT

3 pos instables
3 pos, 1 stable, 1 instable
Bipolaire 3 pos stables
Tripolaire 2 pos stables

CADOND. Becs demi-ronds fins spécialement adoptes aux travaux délicats

CADROND. Becs demi-ronds fins spécialement adoptes aux travaux délicats

CADROND. Becs demi-ronds fins spécialement adoptes aux travaux délicats

CAPRONDE des becs plats spécialeux donnent le meilleur résulta dans l'assemblage et l'ajustancision des composants

CAPRONDE DE CAPRONDE

Prix 31,60 F CAPRA. Precelle avec crochets pour le démontage facile des circuits intégrés (16 ou 40 broches). 

12,40 F

38,50 F 58,30 F

38,50 F 43,50 F 32,85 F 41,00 F 32,85 F 41,00 F 40,80 F



### HM 204 + 2 sondes

Bi courbe 2×20MHz tube rectangulaire Sensibilité 2 mV à 20V. Rise time 17nS Addition soustraction des traces.

5270 F

28,35 F 31,80 F 34,20 F

17,50 F 22,90 F 20,60 F 26,30 F 29,30 F 28,10 F 55,10 F

15,30 F 23,00 F 30,60 F 43,50 F

67,00 F 63,40 F 106,50 F 80,50 F 128,45 F 137,50 F 183,20 F 261,00 F

PLASTIQUE

H. 132 L. 467

P. 90 125 155 190 220 L. 45 70 90 110 135 H. 30 40 50 60 75

LAB-DEC



# 65,00 F



### Pour CI fusibles 5 x 20... 1.30 F

### COMMUTATEUR ROTATIF



Monté type potentio	m	è	tı	e								
1 circuit 12 positions	s			٤,						i i	14,50	1
2 circuits 6 position:	S										14,50	d
3 circuits 4 position:	s				6	į					14,50	1
4 circuits 3 positions	S		. ,								14,50	



	-244									
45590		•						**	1000	
empilage jusqu'à 7 gale	tt	e.	s						-44	
Mécanique				٠					.34,8	
Salette 1 circ. 12 positions	5								.29,6	
2 circ. 9 positions									29,6	
3 circ. 5 positions									29,6	
4 circ. 3 positions				v	÷				29,6	30

ROUE CODEUSE



des canaux. Il est particulièrement recom ndé pou l'usage à l'extérieur, un écran anti-vent étant in

BFM 501 DYNAMIQUE



Sachant que la qualité acoustique des microphones Sacriant que la quante accussique des micropriones est souvent affectée par les mauvais traitements ou la négligence. JOK a élaboré l'UDM 501 A d'une cons-ruction solide et soignée, inhabituelle dans cette catégorie de prix, ce microphone est parfaitement adapté à l'usage en Public-adress ou toute autre prise de son

BFM 1C MICRO FM



Avec émetteur FM incorporé. Alimentation par 2 piles au mercure. Permet une liaison sans fil avec un tuner FM. Portée en fonction de l'environnement 232 F

### BATTERIES RECHARGEABLES

	R6. L'unité
-	Par 4, l'une
4.1	R14. L'unité
Edit.	Par 4, l'une
	R20. L'unité
	Par 4, l'une
II	Batterie à pression,
	type 6 F 22, 9 V

### FERS A SOUDER

		4	***	_					d	8	88	b	æ	r	÷	'n,	×	b	ď	27	Š.	7	99	16	-	-		
		T-Class	***	-	i	-	-	-	9	8	ä	R	8	8.					(8	*	200	Ų.	*			-	•	
JBC	15	W																							.1	120	,40	ı
	30	W												'n,											.1	105	,20	ı
	65	W																							.1	139	,65	ı

**PULLMATIC** atique de soudure 276 F



Fer avec réglage de température par sonde dans la panne .....

SUPPORT DE FER

75,30 F



### ENSEMBLE DE DESSOUDAGE «STATION 3»



### ENSEMBLE THERMOSTATE «ERSA»



### SOUDURE PROFESSIONNELLE



# ENTASON

METALLIQUES H

CAC12 CAC13 CAC14 CAC15 CAC16 CAC17 CAC18 CAC19 Coffret carac

Penta 8

Penta 13

e de Turin, 75008 Paris (Magasi 42.93.41.33 : Liège, St-Lazare, Place Clichy

bd Arago, 75013 Paris .: 43.36.26.05. Métro : Gobellns rvice correspondance et magasin) Maurice-Bourdet, 75016 Paris (Magasin) 45.24.23.16. Télex : 614.789 de Grenelle). Métro : Charles-Michels Penta 16

CENTRAD

381 F



474 F

Fiable et homogène la gamme CENTRAD après quelques remanie ments est de nouveau disponible. Tout en conservant l'esprit qui a fait le succès de la marque, cette nouvelle gamme place CENTRAD parmi les plus compétitifs des constructeurs.











1270 F 1640 F

Numéro 1 mondial du multimètre numérique a créé une série de pres tige. Prestige surtout au niveau de la technicité et de l'originalité. L'al ficheur de la série 7 est un véritable tableau de bord avec une indica increur de la serie y est un vernaure taueau de poid avec un indica-tion automatique de l'échelle (numérique et analogique), de l'état des batteries et de la gamme de mesure en service. Le 77 dispose même d'une mémoire d'affichage. Du matériel professionnel évidenment !

### METDIV

	1916	- 1	•	Į,	/	١															
	MX	502						 								8	38	39	)	F	
	MX	522	В									 				.8	3	53	3	F	
	MX	562	В								v		٠			.11	14	12	2	F	
	MX	563	В				 							 		2	19	94	ŀ	F	
9	MX	575	В					٠		20		*		 ×	 2	25	54	19	•	F	

Du plus gros au plus petit l'esprit METRIX est présent dans cette gamme : fiabilité, solidité mécanique et précision.



### TRANSISTORS TESTEURS «BK»

1920 F BK 510 ... 3400 F BK 520B

Réservé à un usage professionnel du fait de leur prix, ces deux appareils vous feront gagner du temps et forcement de l'argent. L'atout n° 1 de ces testeurs réside dans la possibilité de tester les transisnition du gain, polarité, bon ou mauvais) sans dessoudage



### CAPACIMETRES BK

BK 820B ......2313 F BK 830B ..... 3370 F

me fabricant ces 2 capacimètres représentent le «NEC PLUS ULTRA» de ce type de matériel. Le BK 830 a l'avantage de commuter ent les gammes de mesure

### **GENERATEURS** DE FONCTIONS BK



DM20

BK 3020B ..... 6260 F BK 3010B ... 3390 F Ils remplacent de plus en plus les générateurs classiques (en dépit de leur prix plus élevé). Ces synthétiseurs de fréquence fournissent des signaux carrés, triangulaires ou sinusoïdaux avec possibilité d'ajouter une tension d'offset : c'est ce champs d'application qui en fait leur succès.

### DU NEUF CHEZ BECKMAN





DM15



445 F DM 15 598 F 698 F DM 25 798 F Voici un ensemble homogène et esthétique de 4 multimètres. A choisir en fonction de vos besoins et de votre budget.

DM 6016



760 F

MULTIMETRE CAPACIMETRE TRANSISTORMETRE MULTIMETRE

### LE PLURI...

La mesure «made in Japan» n'a pas fini de nous étonner. Il y a quelques années, les capacimètres, transistormètres et les multimètres étaient rares et chers. Aujourd'hui le DM 6016 vous permet l'utilisation de ces trois fonctions pour moins de 800 F.

Etonnant I non I Etonnant ! non !

VDC 200mV à 1000V réso 100

VAC 200mV à 750V réso 100

VAC 200mV à 750V réso 0.1

ADC 2 mA à 10A réso 0.1

AAC 2mA à 10A réso 1

Capa 2 nF à 20

Fréso 1 pF



### MONACOR

AG 1000 Générateur BF Idéal pour le travail du Hobbiste o de l'atelier de maintenance, ce gén rateur bien que d'une esthétiqu assez classique, présente l'avantag

d'une honne excursion des tensi

Une Contine Excusion Les enjoins (1984)

Pfage de fréquence : 10 Hz - 1 MHz, 5 calibres

Précision : ± 3% + 2 Hz

Taux de distorsion : 400 Hz - 20 KHz 0,3%

50 Hz - 200 KHz 0,8%

10 Hz - 1 MHz 1,5%

Tension de sortie : min. 5 V eft, sinus

min. 17 V cc carré

Impédance de sortie : 600 Ohms Prix: 1590 F

SG 1000. Même esthétique très classique que le AG 1000, mais effort incontestable quant à la facilité de lecture du vernier. Bonne plage de fréquence

piage de rrequence.
Geferateur LH, modulation interne et externe, sortie BNC. Plage
de fréquence de 100 KHz à 70 MHz en 6 calibres.
Précision de calibrage : 2.5 %
Tension de sortie : min. 30 mV/50 Ω
Alténuateur : 2 × 20 de
Modulation interne : env. 400 Hz

Atténuateur: 2 × 20 dB Modulation interne : env. 400 Hz Tension de sortie BF: env. 2 V eff./100 KOhms env. 2 V eff./10 KOhms Modulation: intern 0 - 100% extern 20 Hz - 15 KHz. env. 0.3 V eff pour 30%

Prix: 1590 F



KD 508

358 F

Un multimètre grand comme un paquet de cigarette. (Il y a quelques années, un fabricant français annonçait un contrôleur grand comme un paquet de Gitane, celui-ci est grand comme un paquet d'américaines (origine oblige). Sa taille le rend bien adapté pour tous les techniciens qui travaillent sur sites.

DC volts 0.8% de 2 à 1000 V. AC Volts 1,2% de 200 à 500 V DC Ampère 1,2% de 2 à 200 mA Résistances 1% de 2 KO à 2 Mohm.

### **NOUVELLE GAMME** PANTEC

### **DEUX NOUVEAUTES**

**EXPLORER** 

Prix: 674 F



Tout spécialement des tiné à des applications électriques, ce contrô-leur universel réuni dans un seul boîtier toutes les fonctions indispensables aux travaux de dépannage : test de continuité avec buzzer indicateur de phase et de rota tion de phase, détecteur de mé tal. Caractéristiques :

Cadre mobile à novau magnétique

monté sur suspension élastique anti-choc. Boîtier en polycarbonate haute résistance. Aimant noyé à l'arrière du boîtier pour fixation sur surfaces métalliques.

### CHALLENGER





De même philosophie que l'Explorer, le Chal-lenger a été conçu pour l'électronicien

Caractéristiques : Volts continu : 0,25 à 1000 V Volts alternatif: 5 à 1000 V Ampères continu: 25 μA à

Ampères alternatif: 0,5 à 10 A. Ohms: 0.1 K à 5 M. Décibel-mètre et capacimètre balis

Le BANANA surprend par sa couleur et sa forme mais se caractérise surtout par sa solidité et sa facilité d'utilisation. Le ZIP mul timètre sera bientôt l'outil indispensable de tous les dépanneurs. Sa forme mais surtout sa possibilité de mémoriser les mesures le place sans concurrence sur le marché.





### LAMPE STROBOSCOPIQUE

CBL-12



Lampe strobo éclairs pour auto avec pied à ventouse. Branchement 12 V sur prise allume-cigare, câble 2.5 m, haut rendement. Tube au xénon. Tréquence des éclairs : em V. 114. Alimentation: 12 V = 0.25 Å. Dimensions: diamètre : 110 mm, hauteur 156 mm.

### CRB 700 ENCEINTE VOITURE





Avec lentille pour aigus. A fixer sur la plage arrière Bp 80/12.000 Hz. Puissance 40 W maxil/4 o. Dim. 90 × 120 × 130 mm. Priv 373 F

### ENCEINTE MKS 60 POUR VOITURE

3 voies avec ensemble médium/tweeter. Très bon rap-port qualité/prix. 3 HP: boomer 80/4000 Hz. médium 4000/8000 Hz. tweeter 8000/20.000 Hz. Puissance maxi 400 W, puissance nominale 20 W. Bp 80/20.000 421 F

### CENTRALE D'ALARME A ULTRA SON



Protège l'habitacle par ultra-son, le coffre, le capot et les portières par contacts d'ouverture. 399 F

### AMPLI TELEPHONIQUE



Permet de prendre la

im. par pile 9 volts. Possibilité alim mensions 128 × 130 × 65 mm. entation secteur. 171 F

### CAPTEUR TELEPHONIQUE

46.80 F



### OX 710 B de METRIX X 20 MHz. Bi-courbe



L'OX 710 B. Fabriqué en France, c'est un oscilloscope moderne et sophistiqué. Son écran bleu est de lecture agréable et son coffret plastique le rend très facile à transporter

Sensibilité 5mV 20V Addition soustrant Addition soustraction traces Testeur de composants (transis Mode déclenché ou relaxé avec Mode déclenché ou relaxé avec réglage niveau de déclenchement + 2 sondes base de temps inter ou extérieur 3540 F TTC Matériel tabliqué en FRANCE LIVRE AVEC 2 SONDES \*1 \*10.

OX 710 B

### **NOUVEAUX MULTIMETRES CHEZ PENTA**

Lisez les caractéristiques de ce multimètre et demandez-vous si

**638 F** est un prix bien raisonnable.

### KD615 «MILITAIRE»



- Testeur de transistor avec indication du gain. Polarité automatique.

Impédance d'entrée : 10 MΩ Zéro automatique. Protection d'entrée 500 V.

- Affichage cristaux liquides. Volts continus 0,8% 200 mV à 1000 V.

500 Hz 1,2% 200 à 750 V. Courants continus. 1,2% de 200  $\mu$ A à 10 A. Résistances 1% de 200  $\Omega$  à 20 M $\Omega$ .



### THERMOMETER TM 901 C

Rapide et précis (0.5%) ce thermomè tre numérique permet de mesurer des températures de — 50 °C à 750 °C. Une sonde NICR NIAL est utilisée

866 F

### DM 6015 MULTIMETRE avec PINCE AMPEREMETRIQUE



1046 F

Il est évident que peu de techniciens ont besoin de mesurer des courants de 400 A. Cet appareil a une vocation industrielle et sa conception mécanique est faite en conséquen-

DC volts 0,5 µ 0,8% de 200 mV à 1000 V

AC volts 1% 200 V à 750 V Résistances 1% 200 Ω à 2 MΩ. AC courant 1% de 20 A à 500 A. Protection jusqu'à 1000 A. Possibilité de mémoriser une valeur (Deak hold).

### **FREQUENCEMETRE METEOR**



### PRODUITS CIF CHASSIS D'INSOLATION

avec minuterie



CABAC1 GRAVURE PROPRE ET RAPIDE MACHINE A GRAVER avec compresseur et chauffage thermostate

Format et 270 x 410 mm

0000 Ш

SILICONE D'ENRORAGE SOUPLE, DEMONTABLE, ET TRANSPARENT.

Perchlorure liquide .		22,00 F
poudre .		16,30 F
Etain à froid		56,20 F
Gomme abrasive		18,90 F
Epoxy brut	Simple face	Double face
75 × 100	7,40 F	8,15 F
100 × 150	14,10 F	15,50 F
150 × 200	27,40 F	30,15 F
200 × 300	53,25 F	58,60 F
Epoxy présensibilisée	9	
75 × 100	16,70 F	19,10 F
100 × 150	27,40 F	36,30 F
150 × 200	53,60 F	63,90 F
200 × 300	101,25 F	126,20 F
SDDAVE		

Vernis thermosoudage rouge .

43,00 F 43,00 F 36,20 F 38,60 F 36,20 F 80,50 F 48,00 F Nettoyant sec gras Réfrigérant . Résine Pousklar 21 Antistatique Tube graisse silicone

#### Penta 8

36, rue de Turin, 75008 Paris (Magasin) Tél.: 42.93.41.33. Métro: Liège, St-Lazare, place Clichy.

#### Penta 13

10, bd Arago, 75013 Paris Tél. : 43.36.26.05 (service correspondance et magasin).

#### Penta 16

5, rue Maurice-Bourdet, 75016 Paris (Magasin) (Pont de Grenelle). Tél.: 45.24.23.16. Télex 614 789. Métro Charles Michels. Bus 70/72. Arrêt: Maison de l'ORTF.

#### SERVICE CORRESPONDANCE

Les commandes passées avant 16 heures sont expédiées le soir même."

TELEPHONEZ AU 43.36.26.05

### MPOSA

CIRCUITS	INTEGRES	TTL
74 LS002,50 74 LS016,50	74 LS1076,95 74 LS1095.50	74 LS2609,60 74 LS26116,90
74 LS024,70	74 LS1127,20	74 LS26610,20
74 LS035,75 74 LS043,40	74 LS12110,80 74 LS1227,80	74 LS27315,90 74 LS28019,20
74 LS057,80 74 LS0610,50	74 LS12312,50 74 LS12429,50	74 LS28314,90 74 LS29011,50
74 LS079,90	74 LS125 8,60	74 LS2939.10
74 LS086,50 74 LS095,80	74 LS1266,90 74 LS1286.80	74 LS29512,50 74 LS29929,20
74 LS105.75	74 LS13214,50	74 LS322 73,50
74 LS126,50	74 LS13815,50	74 LS32419,50
74 LS13 <b>7,20</b> 74 LS14 <b>6,50</b>	74 LS13911,50 74 LS14122,20	74 LS37312,50 74 LS37414,80
74 LS1611,80 74 LS178,40	74 LS1458,20	74 LS3758,25 74 LS37821,60
74 LS203,50	74 LS148 18,50	74 LS37921,60
74 LS215,50 74 LS225,00	74 LS15016,80 74 LS15110,75	74 LS38612,60 74 LS39013,00
74 LS235,00	74 LS153 11,20	74 LS39312,50
74 LS254,60 74 LS264,80	74 LS15417,40 74 LS1555,90	74 LS39514,20 74 LS39818,80
74 LS277,90 74 LS286,25	74 LS1567,20 74 LS15717,80	74 LS54122,50 74 LS64032,90
74 LS304,50	74 LS15811,80	74 LS645 21,60
74 LS329,75 74 LS375,90	74 LS1607,50 74 LS16115,20	74 LS67021,50 74 S 009,80
74 LS386,50	74 LS1628,90	74 S 04 11,20
74 LS427,20	74 LS16315,25 74 LS1649,00	74 S 0512,90 74 S 0812,80
74 LS437,80 74 LS449.60	74 LS16513,60 74 LS16614,50	74 S 32 13,80 74 S 40 8.20
74 LS45 14,10	74 LS167 43,20	74 S 74 18,95
74 LS468,85 74 LS4719,50	74 LS17014,40 74 LS17275,00	74 S 86 18,00 74 S 124 49,60
74 LS48 10,60 74 LS50 4,20	74 LS17310,50 74 LS17418,50	74 S 13825,20 74 S 15723,80
74 LS517,80	74 LS1759,20	74 S 158 19,50
74 LS532,80 74 LS542,40	74 LS1769,30 74 LS1808,90	74 S 163 15,80 74 S 174 38,50
74 LS554,50 74 LS602,50	74 LS18119,30 74 LS18218,50	74 S 175 25,90
74 LS703,70	74 LS1909,50	74 S 195 39,00
74 LS726,50 74 LS734,90	74 LS19115,30 74 LS19210,50	74 S 20134,20 74 S 28025,80
74 LS749,50	74 LS193 15,60	74 S 373 19,50
74 LS758,25 74 LS768,60	74 LS195 10,80	74 S 37431,50 74 C 005,25
74 LS8013,50 74 LS8114,80	74 LS1969,20 74 LS19813,20	74 C 045,10 74 C 489,80
74 LS837,30	74 LS19914,90	74 C 908,10
74 LS859,50 74 LS868,40	74 LS22119,60 74 LS24023,75	74 C 22110,50 74 H 749,60
74 LS89 <b>41,20</b> 74 LS90 <b>8.90</b>	74 LS24117,50 74 LS24212,50	58 167151,20 58 174196,00
74 LS916.40	74 LS243 15.10	75 13830,25
74 LS926,20 74 LS939,90	74 LS24428,50 74 LS24522,80	75 140 <b>13,80</b> 75 451 <b>11,50</b>
74 LS948,40 74 LS956,50	74 LS25111,40 74 LS25713,50	75 4529,90 75 47713,50
74 LS966,50	74 LS25812,00	10 41113,50
74 LS10018,50	74 LS25915,50	

		-		_
MIC	DOD	POCE	CCEL	IDC

N 8T 26 19.40	TMS4044 56.50	COM8126 202,30
N 8T 28 19.40	MM 4104 56,50	INS8154 176.00
N 8T 95 13,20	MM 4116 24,70	INS8155117,60
N 8T 97 13,20	MM 4118 47,50	81 LS95 23.80
N 8T 98 19,20	MM 416417,00	81 LS96 28,00
74 S287 55.30	MM 441656,50	81 LS97 17.60
EF 9340 170.00	MM 4516 98,40	MI 8088254,00
EF 9341 105.00	MM 5841 48,00	MI 821234,80
EF 9364 130,00	MM 6116 108,00	MI 8214 55,20
EF 9365 495.00	MM 6264 P15 156.00	MI 821650,20
EF 9366 495.00	MM 6300 23.10	MI 8224 58,80
UPD 765 326,40	MM 6402 96.00	MI 8228 48,25
ADC080463,50	MM 65C02 . 196.00	MI 8237 A-5 131,00
ADC0808 156.00	MM 6545 118,80	MI 823850,80
AY 1013 69,00	MC 6502A . 124,80	INS8250 242,00
AY 101593,60	MC 6522A . 107,50	MI 8251145,00
AY 1350 114,00	MC 6532A . 145,00	MI 8253 68,50
MC 137254,70	MM 6551 127,20	MI 8255 46,20
WD 1691220,00	MC 6674 117,60	MI 8257 52,15
FD 1771225,00	MC 6800 58,00	MI 8259 58,20
FD 1791254,00	MC 6801175,20	MI 8279 185,50
FD 1793 398,00	MC 680265,00	MI 828473,20
FD 1795 398,00	MC 6809 119,40	MI 8288 180,00
BR 1941 198,00	MC 68B09 . 125,00	DP 830445,60
MM 211432,00	MC 6810 24,00	MI 8530252,00
WD 2143 178,80	MC 6821 26,40	MC 8602 38,80
AY 2513127,00	MC 6840 61,30	AY 8910144,00
MM 253297,00	MC 6844 116,60	AY 8912 97.50
LS 253849,80	MC 6845 138.50	FD 9216 129,60
MM 2708 87,60	MM 6846 69,60	MC14411155,90
MM 2716 46.80	MC 6850 26,50	MC14412178,00
MM 2732 102,00	MC 6860 172,80	2712884,00
MM 2764 155.90	MC 6875 128.90	
MC 3242 157,20	MI 7611/6331 48.00	
MC 342315,00	AM 7910 360,00	Z80 PIO58,00
MC 345925,20	SCMP 600 .210,00	Z80 CTC58,00
MC 347085.50		Z80 DMA 190,00
	MI 808591,80	
0400120,40	0000	200 010 100,00

CMOS	4029 10,50	40817,20
4000 2.80	40305.20	40825.30
40013,60	40359,90	40853,00
40023,30		4093 12,50
40069,60	40409,50	
40074,20	404211,20	
40088,50	40447,20	45039,80
4009 3,90	404612,25	4508 24,80
4010	40477,80	451013,20
40113,80	40483,50	45117,10
40124,80	40495,40	451210,60
40137,20	4050 11,40	451319,25
40157,20	4051 10,50	451420,60
40166,50	40528,50	451520,50
4017 10,50	40538,75	451810,60
40187,20	406010,20	45209,60
	40667,40	45289,50
		4536 30,00
		4538 16,80
402210,20	40695,40	453914,50
4023 4,40	40707,60	455342,20
4024 10,50	40714,50	455511,75
4025 4,25	40722,90	457539,60
4026 20,40	40734,20	45848,50
40276,10	40755,10	4585 13,80
4028 8.50	4078 4.30	145-151 187.00

		<b>UUI</b>
LINEAIRES	UAA 1003-3 150,00 UPC103224,90	CA 316286,40 LA 330032,10
	SAA1043 107,80	MC 33018,50
78 P 05 <b>144,00</b>	SAA105961,50	MC 33028,40
AD1 NO5 115,20	SAA1070165,00	MC 340310,80
MF1048,80	TMS112299,00	TMS3874162,00
11 C 90 189,00	TDA 11518,80	LM 3909 11,50
UA 95 H 90 .99,40 78 H 12 128.00	TDA 117021,20	UAA400070,80
AD1 D12124,80	UPC118130,80 UPC118546,20	MC 402480,40 MC 404474,40
SO 41 P 19.20	SAA125068,00	LA 410014,50
SO 42 P 22,50	SAA1251132,00	LA 410015,60
TL 0719.00	MC 131024.00	XR 413623.50
TL 072 11,90	MC 131224,50	LA 440047.20
TL 074 18.50	HA 1339A 38,20	LA 4422 24,50
TL 08110,80	MC 1350 28.80	LA 443028,50
TL 082 11,40	MC 140838,40	MM 5316211,20
TL 08419,50	MC 143712,50	MM 531895,00
LD 114 142,00	MC 145615,60	NE 553250,40
L 120 38,50	MC 14586,80	TEA562043.20
UAA 17034,80	XR 1488 16,30	TEA563043,20
UAA 180 28,80	XR 1489 13,60	ICM 703848,00
L 200 13,20	MC 1495 58,70	TA7204P20,40
CR 200 39,60	MC 1496 16,20	TA7208P14,80
SFC 20046,20	XR 1568 102,80	ICM 7209 72,00
XR 21069,50	MC 164881,00	ICM 7216441,50
LF 351 10,80	MC 173322,20	ICM 7217 168,00
LF 3537,80	ULM200317,25	ICM 7224 .205,00
LF 35611,00	XR 220681,70	ICM 7226 .396,00
LF 357 15,40	XR 2208 39,60	ICM 755521,80
TL 4319,00	XR 221175,00	MEA 8000 .157,00
TL 497 26,40	XR 2240 44,50	MD 800284,00
SABO52947,25	SFC281224,00	ICL 8038 109,70
NE 529 28,30 NE 556 16.80	CA 3018 19,90 MOK3020 19,50	AY 3-850054,00 AY 3-8600162,00
NE 558 37,70	MOK304127,60	UA 936863,60
NE 57052,80	CA 3060 18.00	UA 95 H 90 .99.40
UPC 575 18,25	CA 3086 13,50	5151332,20
SABO50049.00	CA 3130 19.20	5151529,30
LM 71012.90 F	CA 314620.45	7647770,00
TMS 1000 80.60	CA 3161 29.80	
	J	

_		_
TBA120S9,90	TBA79018,20	TDA104232,40
TBA120T9,60	TAA79019.20	TDA104638,50
TCA16025,30	TBA80012,00	TDA105415,50
TBA23112,00	TBA81012,00	TDA1151 10.80
TBA24023,80	TBA8208.50	TDA120036,40
TBA400 18,00	TCA83010,80	TDA200215.60
TCA42023,50	TBA86028.80	TDA200317,00
TAA44023,70	TAA86117,30	TDA200445.00
TAA5505,90	TCA9006.50	TDA202034,80
TBA57014.40	TBA92013.80	TDA203018,50
TAA61111,50	TCA94015,80	TDA254218,80
TAA621 16,80	TBA95028.80	TDA259326,80
TCA65045,10	TCA96529,25	TDA330069.50
TBA65116,20	TBA97059.20	TDA356068,40
TCA66045,10	TDA100216,80	TDA359069,60
TAA66115.60	TDA100428,50	TCA450040,20
TBA72028,70	TEA100912.60	TDA456045,60
TCA73038,40	TDA101015,90	TDA700032,00
TCA74045,40	TDA103429,00	TA731321,10
TCA75027,60	TDA103528,60	TDA940048.50
TCA76020,80	TDA103719.00	TDA951348,50
	10/1007 10,00	

78L059,50	336 9,80	710 12,90
78M058,20	33713,20	72024,40
78L129,50	338126,90	7237,50
78L159,50	33912,90	72533,20
78L249,50	340-59,90	73320,20
79L059,50	340-12 10,45	7414,80
79L129,50	34812,80	74710,10
79L159,50	34914,50	7485,60
79L249.50	35072,50	75819,60
204 61,40	3587.90	761 19,50
3016,50	36064,00	1437 12,50
30410,80	37737,20	1800 38,25
30511,30	38014,75	1877 40,80
30710,70	38138,60	290738,40
308 13,00	38226,50	2917 39,20
30924.10	38618,00	2917*22,30
31025,50	38724,00	30099,50
31112,50	389 28,50	307522,30
317T15,50	39113,90	390013,70
317K28,50	5554,80	390911,50
31823.50	56152,95	391558,20
3208,75	565 14,50	790512,40
32345,60	56624,40	790812,40
3247,20	56722,10	791212,40
33420,10	59236,00	7915 12,40
33514,10	7097,40	13700 25,00

#### COUPLEUR OPTO

OUDI LEUN ON	•
MCA7 à réflexion33,20	Clips plastique0,40
MCA81 à fourche25,90	Rct R.V.J3,90
MC T2 simple12,50	Clips plastique 1,00
MC T6 double21,00	6 leds en ligne 15,40
4N 33 darlington12,00	Led bicolore7,60
4N 36 simple12,40	Led clignotante7,10
LED 3 mm R.V.J 1,30	Led infra rouge5,00
Clips plastique0,25	BPW 34 recept IR22,50
5 mm R.V.J 1,60	

4	TUBES	GY 802
	PCF 8011.00	ECL 805 24.00
	ECC 82 12,50	PCF 805 19.00
	ECL 8613,00	THT 05/3105 79.50
	EY 88	THT 08/2098 98,25
	PY 8817,50	THT 25/3125 87,00
ma	ST/EY 50098,00	THT 31/3118 75,50
-	EL 50424,00	THT 36/3618 85.50
1.5	PL 50424,00	Tripleurs. WO 88,60
240	EL 519 110,00	TWR 5288,60
71	DY 802 16.50	Diode TV18512.00

RESISTANCES	
Résistances 1% : couche métallique De 10 Ω à 1 MΩ	
De 0,1 $\Omega$ à 10 K $\Omega$ Résistances 5% 1/4 W carbone de 2.0,20 à l'unité et 0,12 par sachet de 10	

#### PONTS DE DIODES

	UPC103224,90	LA 3300 32,10	I CITIE DE DIODES
	SAA1043 107,80	MC 33018,50 ·	BZV 48C 51 V
1,00	SAA105961,50	MC 33028,40	Pont 1A 200V/WS005 6,20
5,20	SAA1070 165,00	MC 340310,80	Pont 4A 200V/KBL 02 6,50 Pont 5A 100V/B 250C 5000 11,00
3,80	TMS112299,00	TMS3874 162,00	Pont 5A 100V/B 250C 5000 11.00
9,00	TDA 11518,80	LM 3909 11,50	Pont 6A 200V/PW 02
9,40	TDA 117021,20	UAA400070,80	Pont 10A 200V/KBPC 1002 18,00
3,00	UPC118130,80	MC 402480,40	Pont 25A 200V/KBPC 2502 27.80
1,80	UPC118546,20	MC 404474,40	FOIR 23A 200VINDFO 230227,80
9,20	SAA125068,00	LA 4100 14,50	DIODEC
2,50	SAA1251 132,00	LA 4102 15,60	DIODES
9,00	MC 131024,00	XR 4136 23,50	A 14 U 2.5A 25V1,40 BA 224-300 300V 100M4,30
1,90	MC 1312 24,50	LA 440047,20	24 R 2 20A 400V 21,60 BY 227 1A75 1350V 2,70
3,50	HA 1339A 38,20	LA 4422 24,50	35P4 45V 75MA 2,10 BY 251 3A 600V 3,10
08,0	MC 1350 28,80	LA 4430 28,50	64 R 2
1,40	MC 1408 38,40	MM 5316211,20	0A 47 25V 110MA1,55 1N 823 Référence9,60
9,50	MC 1437 12,50	MM 531895,00	0A 95 115V 50MA1,90 MSS 10002,90
2,00	MC 1456 15,60	NE 553250,40	BA 102 VARIPAC 15 PF .4,20 MZ 2361 Référence6,50
3,50	MC 14586,80	TEA562043,20	
1,80	XR 1488 16,30	TEA563043,20	
3,80	XR 1489 13,60	ICM 7038 48,00	EMS 181-300 300V 4A 6,95 1N 4007 diode 1000 V 1A 1,20
3,20	MC 1495 58,70	TA7204P20,40	0A 202
9,60	MC 1496 16,20	TA7208P14,80	BY 214 200 6A 200V 8,90
5,20	XR 1568 102,80	ICM 7209 72,00	The second secon
9,50	MC 164881,00	ICM 7216 441,50	OLIA DT7 8 MHZ42,20
08,0	MC 173322,20	ICM 7217 168,00	QUARTZ 32.768k39,00 9 MHZ45,00
7,80	ULM2003 17,25	ICM 7224 .205,00	1 MHZ50,00 10 MHZ47,50
1,00	XR 220681,70	ICM 7226 .396,00	1.008 MHZ (Vidéo)45,00 12.240 MHZ 47,00
5,40	XR 2208 39,60	ICM 7555 21,80	1.8432 MHZ 12.6 MHZ 42,00
9,00	XR 221175.00	MEA 8000 .157,00	(Gene Baud) 45,00 14 MHZ 45,00
6,40	XR 2240 44,50	MD 800284,00	2.4576 MHZ45,00 14.25045 MHZ
,25	SFC281224,00	ICL 8038 109,70	3.276845,00 (APPLE II+)47,00
3,30	CA 3018 19,90	AY 3-8500 54.00	3.6864 57,40 14.31818 47,00
6,80	MOK3020 19,50	AY 3-8600 . 162,00	-4 MHZ42,20 15.75 MHZ42,00
7,70	MOK304127,60	UA 936863,60	5.0688 49.00 16 MHZ 45.00
2,80	CA 3060 18,00	UA 95 H 90 .99,40	6 MHZ45,00 18 MHZ47,00
3,25	CA 3086 13,50	5151332,20	5 MHZ47,00

#### **AFFICHEURS**



I IIIAIIOI OI	INIAILUIIU
Disponible en 2 x 9	V - 2 × 12 V - 2 × 15 V - 2 × 24 V
3 VA43,00	40 VA101,20
5 VA43,00	60 VA 113,35
12 VA53,75	100 VA150,50
25 VA78,10	

#### LA CONNECTIQUE CHEZ PENTASONIC

Connecteur type DB Connecteur Berg è sertir



CANON A SOUDER	CONNEC BERG A SERTIR
DB9 male	2*5 male
DB9 femelle19,50	2*5 femelle17,25
Capot19,20	2*5 embase17,50
DB15 male	2*8 femelle24,20
DB15 femelle	2*8 embase
Capot19,50	2*10 male58,60
0B25 male29,70	2*10 femelle28,60
B25 femelle 39,80	2*10 embase20,50
Capot	2*13 male64,20
DB37 male	2*13 femelle32,00
DB37 femelle 59,00	2*13 embase23,20
Capot 21,00	2*17 male73,10
0B50 male54,00	2*17 femelle46,20
0B50 femelle67,00	2*17 embase29,50
Capot	2*20 male85,60
CANON A SERTIR	2*20 femelle49,50
0B15 male	2*20 embase33,70
)B15 femelle 48,90	2*25 male106,90
B25 male 49,50	2*25 femelle54,10
DB25 femelle55,60	2°25 embase41,10

Connecteur DIL	Connecteur encartab
	•
INECTEUR DIL	CONNECTEUR JACK
roches12,00	2.5 male mono
roches 18,00	2.5 femelle mono
b 22.70	2.5 ambasa mana

CONNECTEUR DIL	CONNECTEUR JACK
14 broches	2.5 male mono2,80
16 broches 18,00	2.5 femelle mono2,00
24 broches 23,70	2.5 embase mono 2,50
40 broches 39,90	3.5 male mono2,25
CONNECTEUR DIN	3.5 femelle mono2,00
5 broches male 2,80	3.5 embase mono 2,50
5 broches femelle 3,20	3.5 male stéréo7,50
5 broches embase2,30	3.5 femelle stéréo 6,50
6 broches male 2.90	3.5 embase stéréo7,20
6 broches femelle 2,80	6.35 male mono4,10
6 broches embase2,80	6.35 femelle mono4,00
7 broches male 4,20	6.35 embase mono6,80
7 broches femelle 4,80	

#### CONNECTEUR AMP

	2b	4b	6b	
Male	1.95	2.20	2.40	d B
Femelle	1.95	2.20	2.25	
Embase	4.80	6.75	8.40	⊿┕



COMPA

CONDENS	SATEURS	
CHIMIQUE	S	1881
16 V	470 MF 3.50	100 MF3,30
150 MF1.80	1000 MF6,70	220 MF 4.25
320 MF2,00	2200 MF9.90	470 MF7,50
470 MF2,50	4700 MF 19,20	1000 MF 9.20
10.000 MF47,00	63 V	2200 MF 17,70
22000 MF90,00	1 MF1,35	4700 MF 28.70
25 V	2.2 MF1,45	10000 MF 108.20
4.4 MF1,45	4.7 MF1,60	22,000 MF 89 80
10 MF1.50		33.000 MF 248,00
22 MF1,60		47 MF 100V 4.10
47 MF1,70		220 + 100 + 47 +
100 MF 2,00		22 MF 350 V .42.50
220 MF 2,20		000 1 . 12,00

### CHIMIQUES RADIAUX 35 V

	Wee .	1 MF	47 MF
	200	2.2 MF1.10	100 MF1,90
	25-V	4.7 MF	220 MF2.00
	-	10 MF	470 MF3.20
		22 MF	1000 MF5,80
-			



### Perceuse 42W 12V 18000 Trs/mn. ⊘ de perçage max 3,2 mm .94,00 F Mandrin par pince. Support avec butée basse ..74,80 F

Perceuse 80W 12V 18000 Trs/mn Ø de perçage 3.2 ........215,60 F Mandrin à serrage linéaire. Support tout acier avec butée basse 220 F

	RADIATEURS
	To320,80 F
	2 × To327,70 F
A Da	Triac PM
	Triac GM (1)6,90 F
1 - ash	To5 (2)3,40 F
	Tulipe (3) To38,50 F
	Cl (4)4,50 F
	To66
444	To18
MI	Kit d'isolation To33,70 F (avec vis, canon, mica)
-	Kit d'isolation Triac3,00 F











# Educatel vous à la pointe

EDUCATEL a toujours choisi une méthode d'enseignement adaptée aux exigences des entreprises. Quel que soit le métier que vous avez choisi, vous disposerez, pour vous permettre une mise en application rapide et concrète des cours étudiés, d'un matériel complet, utilisant une technologie de pointe, et adapté à votre spécialité.

Grâce à un enseignement résolument axé sur la pratique, vous entrerez directement


#### E L'ELECTROLAB

L'ELECTROLAB est un ensemble évolué d'expérimentation en électronique générale, spécialement conçu pour un apprentissage personnel. Le pupitre de l'appareil fait largement

Le pupitre de l'appareil fait largement appel aux circuits intégrés. Il rassemble tout ce que l'on trouve habituellement dans le «labo» de l'électronicien. Des expériences ont été sélectionnées pour bien illustrer vos cours. Vous les réaliserez sur le circuit de câblage, avec les composants qui sont intégralement fournis.

Chaque expérience se termine par un travail personnel dont le résultat est donné dans le dossier technique.

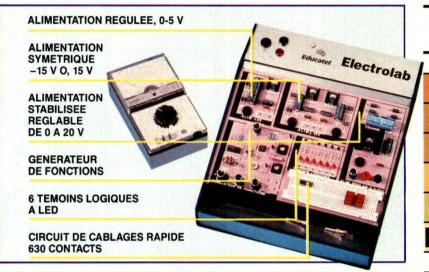L'ELECTROLAB donnera à votre formation une dimension correspondant réellement aux exigences de l'électronique moderne.



MATERIEL INCLUS DANS LA FORMATION

8

E

D M

B

E D AO M

#### D LE DIGILAB

Le DIGILAB est un pupitre d'expérimentation spécialisé en électronique digitale.

Ce matériel vous étonnera par ses performances. Il permet de rassembler dans un boîtier une multitude de fonctions électroniques.

Progressivement, vous apprendrez:
• à reconnaître les familles de circuits
logiques • la constitution des circuits
intégrés • à lire et à réaliser des schémas logiques • à réaliser des ensembles complets, qui sont à la base de
tout système automatisé • à concevoir
vos propres montages.

Tous les aspects essentiels de l'électronique digitale sont ainsi mis en application, vous assurant une solide expérience pratique dans un secteur de pointe. HAUT-PARLEUR INCORPORE

6 TEMOINS LOGIQUES A LED

INTERFACE MUSICALE A CIRCUITS INTEGRES

CIRCUIT DE CABLAGE DE 1.000 CONTACTS

6 GENERATEURS D'ETATS LOGIQUES

ALIMENTATION REGULEE, 0-5 V

HORLOGE REGLABLE DE 0,1 Hz A 1,3 KHz



UNIFORMATION

D M AO

E D

B

B

E


#### M LE MICROLAB

Le Microlab, système à micro-processeur 6809, se compose d'un pupitre à monter vous-même et d'un dossier technique.

Il vous permet de faire la liaison électronique-micro-informatique.

Vous pourrez ainsi étudier, monter puis tester chaque composant (PIA, mémoires, buffers, décodeurs de boîtiers). Vous passerez ensuite à l'apprentissage de la partie logiciel pour programmer votre système.

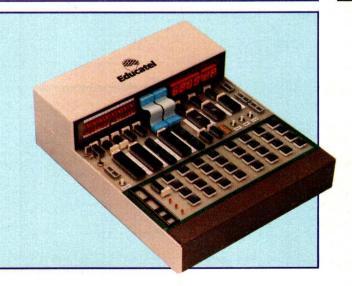Diverses expériences sont prévues : Mesures de réflexes, conception d'un dispositif d'alarme, simulation d'automatisme, création de jeux.



# assure une formation de la technique

dans le vif du sujet et vous recevrez une formation professionnelle directement utilisable dans votre futur métier. Tous ces matériels sont accompagnés d'un dossier technique. Ce dossier vous explique le principe de chaque expérience. le schéma détaillé des montages et vous donne des conseils et astuces de professionnel. Tous les aspects essentiels de votre métier sont ainsi mis en application, vous assurant ainsi une solide expérience pratique.

DUREE

**NIVEAU POUR** 

METIERS PREPARES	ENTREPRENDRE LA FORMATION	DE L'ETUDE
ELECTRONIQUE		
Electronicien	Accessible à tous	15 mois
Technicien électronicien	<b>3</b> e	21 mois
Monteur en systèmes d'alarme	Accessible à tous	14 mois
Technicien de maintenance en microélectronique	3°/C.A.P.	18 mois
C.A.P. électronicien	5°	26 mois
B.T.S. électronique	BAC	30 mois
ROBOTIQUE AUTOMATISMES		
Initiation aux automatismes	1 <sup>re</sup>	12 mois
Technicien en automatismes	3°	30 mois
Technicien en robotique	BAC	22 mois
Electronicien automaticien	Accessible à tous	20 mois
VIDEO - SON - HI-FI		
Monteur dépanneur Radio TV Hi-Fi	Accessible à tous	24 mois
Technicien Radio TV Hi-Fi	3°-2°	27 mois
Technicien vidéo	3°-2°	26 mois
Technicien en sonorisation	3°-2°	17 mois



#### L'AMPLI AO **OPERATIONNEL**

L'AMPLI OPERATIONNEL est spécialement concu pour une étude rationnelle des montages à base d'amplificateurs opérationnels.

L'électronique «analogique» fait de plus en plus appel aux amplificateurs opérationnels (simplification des montages par rapport aux réalisations à transistors; fiabilité, rapport performances/coût inégalé, etc.).

Nous avons développé un matériel destiné à vous faire comprendre les bases puis les nombreuses applications de ces composants « miracle ». Ainsi, après l'étude de ce cours, vous serez apte à utiliser, de façon ration-nelle, les amplificateurs opérationnels et ceci en fonction du type de montage que vous recherchez

### CA LE CIRCUIT AMPLI STEREO 2 x 20 WATTS

D'une conception très moderne puisqu'il utilise les circuits intégrés, cet amplificateur vous fera découvrir le fonctionnement d'un système présent dans tous les équipements Radio, TV

Grâce à une notice de montage très détaillée et parfaitement expliquée, vous êtes assuré de réussir votre montage.

Celui-ci comporte 4 étages principaux:

- · le préampli RIAA,
- lè correcteur de tonalité,
  l'ampli de puissance,
- · l'alimentation.

Toutes les connections entre ces différents étages sont directement prévues sur le circuit imprimé

« Si vous êtes salarié(e), possibilité de suivre votre étude dans le cadre de la Formation Professionnelle Continue.»

Renvoyez-nous ce Bon dès aujourd'hui. Vous ne vous engagez à rien... et c'est un geste tellement important pour votre avenir! Vous pouvez aussi nous appeler à Paris au : (1) 42.08.50.02.



G.I.E. Unieco Formation GROUPEMENT DE CONTRAITOR GROUPEMENT D'ACOLES SPÉCIALISÉES Etablissement privé d'enseignement par correspondance soumis au contrôle pédagogique de l'Etat

EDUCATEL - 1083, route de Neufchâtel - 3000 X - 76025 ROUEN CEDEX

Bon	pour une d	locumenta	tion gra	tuite

une documentation complète sur le métier qui m'intéresse		je souhaite re				
	une d	documentatio	n complète	sur le mé	tier qui n	n'intéresse.

M. 

Mme 

Mile

NOM

Adresse: No

Code postal I I I I I Localité Prénom

Pour nous aider à mieux vous orienter, merci de nous donner tous les renseignements ci-dessous :

..... (il faut avoir au moins 16 ans pour s'inscrire) - Niveau d'études Si vous travaillez, quelle est votre activité actuelle?

Sinon, quelle est votre situation? 

Etudiant(e) 

A la recherche d'un emploi

□ Autres

☐ Je suis intéressé par la formation continue

Merci de nous indiquer le métier ou le secteur,

qui vous intéresse.

Envoyez-nous ce Bon dès aujourd'hui sous enveloppe à l'adresse suivante :


EDUCATEL - 3000 X - 76025 ROUEN CEDEX

Pour Canada, Suisse, Belgique: 49, rue des Augustins, 4000 Liège (Belgique) Pour DOM-TOM et Afrique: documentation spéciale par avion.

E contrôle de puissance en 220 V est un sujet fort intéressant de par ses applications à la fois domestiques et industrielles. C'est pourquoi les concepteurs de circuits intégrés proposent presque tous des composants pour l'électronique du secteur.

On ignore souvent que tel ou tel constructeur s'intéresse au sujet, et c'est bien le cas de Plessey qui va surprendre avec une nouveauté hors du commun que nous avons le plaisir d'appliquer dans cette description.

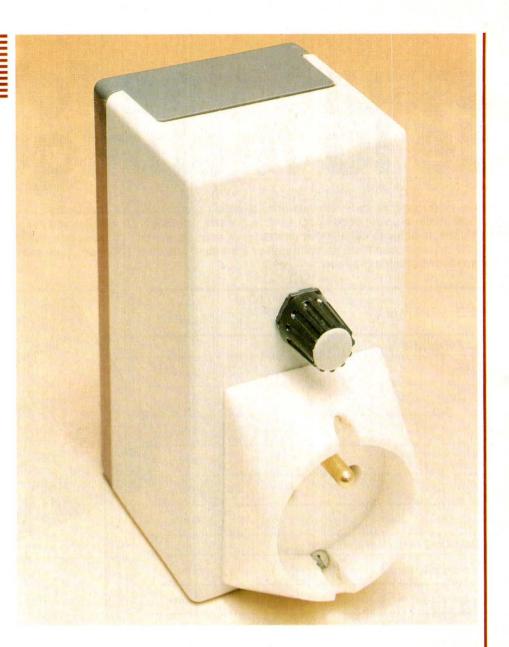Il s'agit d'un variateur de phase incluant une correction d'angle en fonction du courant consommé par la charge. C'est le moyen le plus astucieux pour opérer un contrôle de couple sur une perceuse ou autre moteur universel dépourvu de capteur de vitesse...




# Variateur de vitesse

Généralités sur l'asservissement de vitesse d'un moteur 220 V

Il est inutile de s'étendre sur l'intérêt pour l'utilisateur d'un tel raffinement technique : quand la vitesse de rotation d'un moteur ne ralentit même pas si le forêt d'une perceuse travaille dans un matériau dur, on croit rêver!

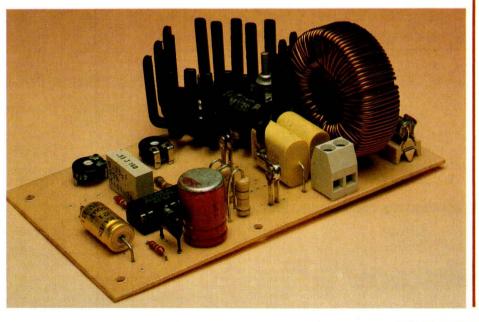Cette technique offrant un confort et des résultats imbattables se présente toujours sous une forme proche de la figure 1, ou revient au même si l'on néglige les particularités de détail.



### Micro · Informatique

# Un démodulateur

# « basicode »



A publication dans notre numéro 447 des plans d'un décodeur FSK, au beau milieu d'une série d'articles consacrée au BASICODE, a fait croire à certains de nos lecteurs que notre montage était compatible avec ce standard de transmission.

En réalité, ce décodeur était prévu pour des débits de données inférieurs à 300 bauds (ORIC en mode SLOW, par exemple).

Voici maintenant la description d'un démodulateur FSK spécialement conçu pour décoder les signaux à 1200 bauds du BASICODE.

Ce montage pourra servir à charger des locigiels BASICODE dans tout système possédant une entrée série compatible en vitesse et en format, et à bien d'autres choses encore!

#### Quelques rappels

Nos lecteurs habituels savent fort bien que le BASICODE est un ensemble de règles de programmation permettant à des programmes BA-SIC de fonctionner directement sur à peu près n'importe quel ordinateur.


La norme BASICODE, développée sous l'égide de la radiodiffusion néerlandaise N.O.S. HILVERSUM, sert à la diffusion de logiciels par voie de listings (voir nos articles dans cette revue), mais surtout par la voie des ondes ou par cassettes enregistrées.

Pour ce faire, un standard de modulation a été défini, dont voici les principales caractéristiques:

- vitesse de transmission 1200 bauds,
- codage du 1 logique : 2 périodes de 2400 Hz,
- codage du O logique : l période de 1200 Hz,
- caractères ASCII de 7 bits, plus un bit de poids fort à 1,
  - un bit de START à O,
- deux bits de STOP à 1, pas de bit de parité,
- caractère 82h (START TEXT) en tête de transmission,
- amorces de 5 secondes de 2400 Hz en début et en fin de transmission.

La figure l'résume ces données essentielles, et fournit deux exemples pratiques qui auront leur intérêt

### Micro-Informatique

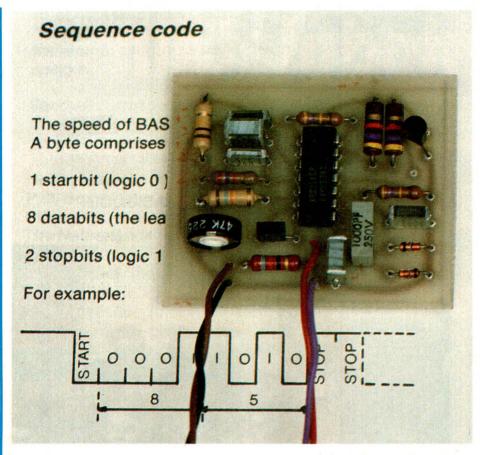

plus loin: le codage des caractères ASCII CHR\$ (32) (l'espace) et CHR\$ (85) (le U majuscule).

Codage et décodage selon ces normes sont généralement pris en charge par les circuits d'interface cassette des ordinateurs « convertis » au BASICODE : il suffit souvent pour ce faire d'exécuter des routines en code machine spécialement écrites à cet effet.

Sur certaines machines, la chose est impossible sans un montage électronique d'adaptation : le manuel officiel de la N.O.S. fait par exemple allusion aux TRS-80 modèle I et III, au Vidéogénie, au Philips P 2000, au New Brain, à l'Exidy

Figure 1 logique (1période de 1200Hz) STOP STOP START STOP STOP START 16 32 (B) 0 0.83ms 1 caractère ASCII BASICODE 128 STOP STOP START (C) 0 ASCII CHR\$ (32) (espace) 128 STOP STOP START (D)0 ASCII CHR\$ (85) (U majuscule)

Sorcerer, et aux systèmes CPIM.

Pour rester français, parlons plutôt des ordinateurs THOMSON, qui exigent l'emploi de magnétophones « dédiés » : un magnétophone de MO5, par exemple, délivre directement des niveaux logiques 0 et + 5 V, et non des signaux audio.

Pour charger un programme BA-SICODE dans une telle machine, il faudrait intercaler un démodulateur FS « convenablement réglé, entre l'ordinateur et un lecteur de cassettes ordinaire (pas celui d'origine!).

On pourrait également songer à passer, moyennant adaptation de niveau, par une interface RS 232, dont beaucoup d'ordinateurs sont équipés ou peuvent être équipés en option.

Dans tous les cas, il faudrait également disposer d'un logiciel de réception de programmes, pratiquement identique à ceux employés par les possesseurs de modems, et donc déjà existant. Les circuits intégrés de démodulation FSK, prévus pour équiper les modems professionnels, sont souvent nettement plus performants que les « ports cassette » des ordinateurs. Une telle disposition pourra donc éventuellement permettre de « sauver » des enregistrements effectués à la radio dans de mauvaises conditions de propagation (mais précisons bien qu'il s'agit là d'un travail d'artiste!)

Par ailleurs, un démodulateur BASICODE pourra servir également à examiner à l'oscilloscope des signaux, qui, sous la forme FSK, sont à peu près indéchiffrables.

On pourrait même songer à diriger du BASICODE sur une prise « péri-informatique » de MINITEL (entrée-sortie 1200 bauds, précisément!).

La parité n'étant pas compatible, le procédé n'est pas directement exploitable, mais on voit quand même « des choses »...

#### Un schéma de démodulateur

L'un des meilleurs démodulateurs FSK rapides disponibles chez les revendeurs « grand public » est le

### Micro·Informatique

XR 2211 EXAR.

Par un choix judicieux de ses composants périphériques, on peut lui faire décoder à peu près n'importe quel signal FSK.

Les valeurs des composants de la figure 2 sont donc critiques : pas question de se rabattre sur la valeur disponible la plus proche!

L'unique réglage du montage devra également être ajusté avec précision: pour ce faire, il faudra un oscilloscope et une cassette de test enregistrée selon nos instructions, sur un ordinateur adapté au BASI-CODE (voir nos précédents articles).

L'entrée du montage, prévue pour rejoindre la sortie « écouteur » d'un magnétophone normal, est protégée contre les niveaux excessifs par deux diodes.

La sortie est du type « collecteur ouvert » afin de pouvoir attaquer à peu près n'importe quel circuit logique. Il faudra cependant prévoir, s'il n'y en a pas, une résistance de charge rejoignant l'alimentation positive du circuit utilisateur.

Pour les essais, on branchera une résistance de 4700 ohms entre la sortie et le fil d'alimentation positive du démodulateur.


Une simple pile 9 V convient fort bien comme alimentation provisoire.

La figure 3 donne un tracé de circuit imprimé correspondant au plan de câblage de la figure 4. La réalisation pratique ne pose pas de problème particulier.

Pour le réglage, on reliera à la sortie (chargée par 4700 ohms) un oscilloscope passant le continu.

Entrée en l'air mais alimentée, le montage doit délivrer un niveau logique haut (+ alimentation).

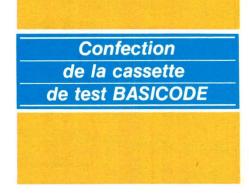Pour aller plus loin, une cassette de test est nécessaire.



Pour réaliser la cassette de test indispensable à la réussite du réglage, il faut accéder pendant un petit quart d'heure à un ordinateur capable d'enregistrer des programmes en format BASICODE (la cassette de la N.O.S. ou celle de la BBC est donc nécessaire, mais nous savons que nombre de nos lecteurs en disposent, même si ce n'est que sous forme de copie).


Sur l'ordinateur, frappez une ligne de la forme :

1000 REM UUUUUUUUUUUUU


Remplissez la d'autant de U majuscules que vous le pourrez, sans toutefois dépasser 50.

A l'aide de l'éditeur de la machine, créez une bonne vingtaine de lignes identiques, en ne changeant que leur numéro : plus vous en aurez, mieux ce sera!

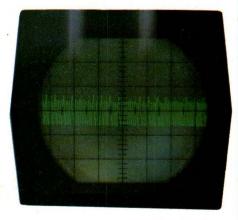
Enregistrez ce curieux programme sur cassette **en format BASICODE** (voir le manuel NOS ou BBC) : votre cassette de test est prête!



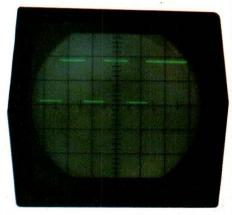Signal avant démodulation (U majuscules).



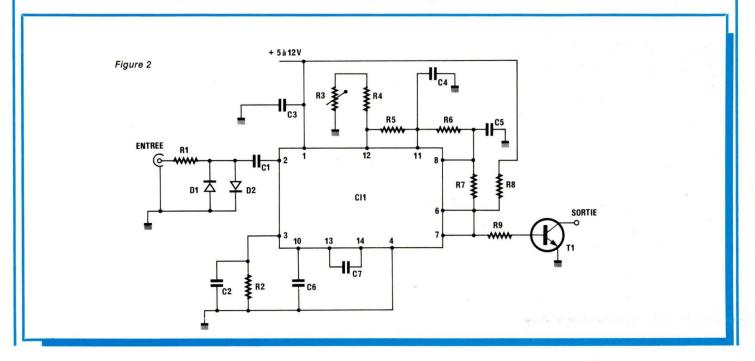Signal après démodulation. Comme en témoigne cet oscillogramme, on arrive à déclencher le scope à peu près correctement.



### Micro·Informatique

#### Réglage du démodulateur

Avec cette cassette de test, le réglage du démodulateur est une opération simple : il suffit de la lire dans l'entrée du montage, et d'ajuster le potentiomètre jusqu'à l'obtention en sortie d'un signal conforme à la figure 1D.

Utilisez diverses vitesses de balayage pour contrôler le bon enchaînement des trains de bits, ainsi que les détails. En position l ms/carreau, vous vous assurerez de la symétrie des l et des 0 : tous deux doivent durer exactement 0,83 ms. Il est normal que l'image ne soit pas parfaitement stable : à chaque ligne de programme, quelques caractères autres que des U sont transmis (numéro de ligne., REM, et retour chariot).


Un bon réglage de base de temps conduit néanmoins à une image parfaitement exploitable.

Si vous êtes perfectionniste (ou curieux!), enregistrez une seconde cassette de test en remplaçant les U par des espaces : vous devrez obtenir la forme d'onde de la figure 1C.

primantes, de terminaux à écran, etc...

Bien des expériences en perspective !

Patrick Gueulle

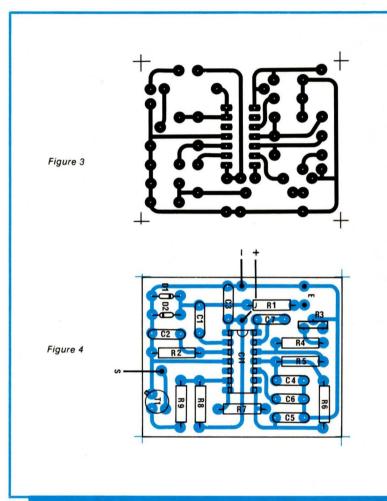

#### Conclusion

Vous venez de constater à quel point un signal BASICODE gagne en lisibilité lorsqu'il est démodulé.

Le message série à 1200 bauds constituant le « texte » des programmes codés dans ce standard n'est cependant pas seulement destiné à être lu à l'oscilloscope!

Grâce à ce démodulateur, vous pourrez dorénavant faire exploiter des signaux BASICODE par tout dispositif muni d'une entrée série 1200 bauds de même format (voir fiqure 1B).

Il peut s'agir d'ordinateurs, bien sûr, mais aussi de modems, d'im-

#### Nomenclature

Résistances 5 % 1/4 W

R<sub>1</sub>: 82 **Ω** R<sub>2</sub>: 470 k**Ω** 

 $R_3$ : 47 k $\Omega$  ajustable PT 10 H

R<sub>4</sub>: 18 kΩ R<sub>5</sub>: 27 kΩ

R<sub>6</sub>: 100 kΩ R<sub>7</sub>: 470 kΩ

 $R_8: 4,7 \text{ k}\Omega$ 

R<sub>9</sub>: 4,7 kΩ

Condensateurs MKH 250 V

C1: 1 nF C2: 47 nF

C<sub>3</sub>: 0,1 µF C<sub>4</sub>: 10 nF C<sub>5</sub>: 4,7 nF C<sub>6</sub>: 0,1 µF C<sub>7</sub>: 27 nF

Transistors

T<sub>1</sub>: BC 107

Circuits intégrés

CI: XR 2211 EXAR ou Raythéon

Autres semi-conducteurs

D<sub>1</sub>: IN4148 D<sub>2</sub>: 1N4148

# Console "AC ODDY"



partie

E module que nous vous présentons dans ces pages est conçu à l'origine pour rendre de grands serices à tout ceux qui construisent la console, tant pendant la phase de construction que pour la maintenance et la calibration des machines associées.

Il n'en est pas moins vrai qu'il peut séduire aussi un plus large public grâce à ses performances, sa facilité de mise en œuvre et sa souplesse d'emploi : c'est un vrai générateur de fonctions, et l'adjonction de quelques composants passis en ferait rapidement un original appareil de laboratoire.

L'utilisation de la fonction FSK devrait aussi faire battre les cœurs des services de maintenance...

Radio Plans - Electronique Loisirs N° 460

#### Petite lettre ouverte

Suite au courrier d'un ami lecteur de Montargis, il semblerait que des bruits courent comme quoi la console ODDY serait directement inspirée des produits français SAJE!

L'auteur possède une quantité considérable de schémas de toutes nationalités, qu'il s'est toujours fait un point d'honneur de respecter. Comme par hasard il n'a pas les schémas des SAJE!

Ce sont quasiment les seuls qui manquent à sa collection, et il peut assurer sur son honneur à monsieur AUFOUR, que toute ressemblance entre une SAJE et une AC serait œuvre des Dieux.

Mais peut-être la ressemblance s'arrête-t-elle aux noms?

ODDY et ODYSSEY! Pour l'aut-

teur, ODDY est le prénom de sa compagne. Quant à ODYSSEY, il laisse à monsieur AUFOUR le choix des armes... Si la ressemblance est effectivement d'ordre technique alors BRAVO SAJE, vous faites du très bon matériel (et nous savons de quoi nous parlons), soyez aimable de nous faire parvenir vos schémas, nous vous citerons en référence.

L'incident est clos, mais pour la histoire votre serviteur s'étonne qu'on n'ait pas trouvé plus de ressemblances avec Pierre ou Paul: En effet, l'utilisation des circuits intégrés fait souvent en sorte que les mêmes besoins trouvent les mêmes solutions, et il serait vrai de dire qu'un élément de notre console ressemble à s'y méprendre aux produits EAA. Peut-être concepteurs de cette marque française lisaient-ils les mêmes docs américaines que l'auteur, il y a plus de dix ans?


Mais tout ceci ne nous rajeunit

pas, passons donc au sujet du jour.
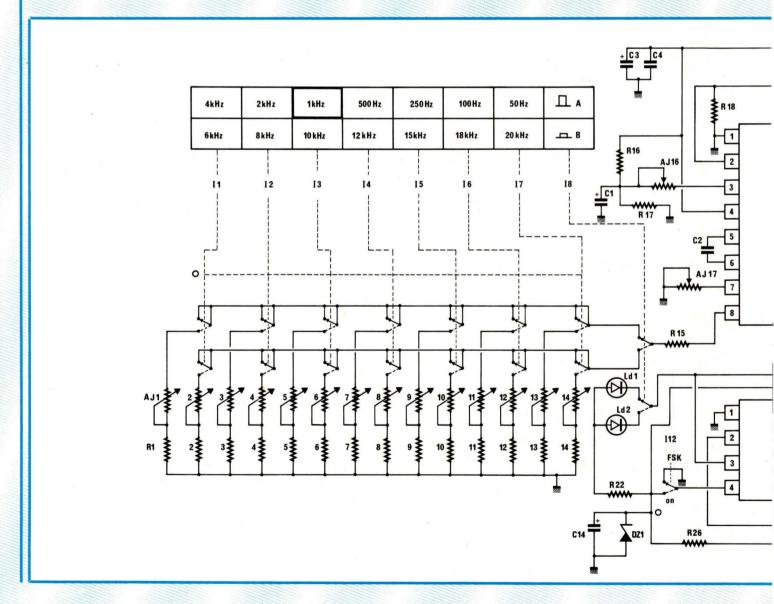
#### Généralités

Trés souvent, les consoles de qualité sont équipées d'un oscillateur d'identification, destiné à générer un signal sinusoïdal, afin de caler les niveaux des enregistreurs, de détecter une panne éventuelle, etc... Bref, il s'agit surtout d'une source autonome, commandable par le preneur de son, et évitant à celui-ci d'avoir à demander à un tiers de chanter le LA 2 pendant qu'il règle les compresseurs, les master tape et autres bricoles.

Si jusque là, la compression de personnel peut sembler excessive, il n'en est pas de même pour les objectifs suivants: vérification de la prémagnétisation des enregistreurs et définition d'une bande Master partant à la gravure.



Ce sujet est une véritable torture quand nous verrons à l'aborder, car si nous nous étions arraché une dent à chaque fois que nous avons entendu des horreurs sur le thème, nous parlerions en morse depuis longtemps: Un magnétophone est réglé d'usine pour UN type de bande, qu'il faut adopter, ou alors il est nécessaire de revoir les règlages en fonction des caractéristiques de la bande choisie.

Les performances peuvent tellement être bouleversées qu'on en arrive à des remarques du genre « La Tartempion à 1 franc est meilleure que la Grand Master 456 AMPEX ». Que l'on dise « mon magnétophone semble réglé idéalement pour la bande Tartempion », ou encore « J'ai peur de ne pas pouvoir effacer convenablement la 456 » d'accord, ces remarques sont saines, mais arrêtons le massacre dû aux affirmations ridicules.

Rassurez-vous nous ne vous fe-

rons pas un cours sur la prémagnétisation des enregistreurs à bande magnétique: de nombreux ouvrages l'ont fait soigneusement, et le manuel joint à votre appareil doit vous donner toutes les indications souhaitables.

Par contre, un sujet moins souvent traité est celui des relations entre le studio d'enregistrement qui a fait sa maquette avec amour et le laboratoire de gravure qui est prêt à respecter la bande fournie, pourvu qu'on lui donne un minimum d'informations!

En effet, il est VITAL d'identifier une bande destinée à la gravure, puis au pressage: Sortie de vos oreilles, de votre cœur, de votre studio, votre bande magnétisée ne devient qu'un produit correspondant ou non aux normes. Si vous souhaitez voir respecter votre émotion, il vous faut: Repérer auditivement les voix gauche et droite, moduler à 0 VU 1 kHz pendant envi-


ron 10 secondes, puis à 0 VU à 12 ou 15 kHz pendant au moins 30 secondes.

Pourquoi? Au reçu de votre bande, le laboratoire va déjà pouvoir vérifier que vous avez respecté les positions droites et gauches, et au besoin les inverser, puis savoir ce qui est pour vous le 0 VU, afin d'ajuster à SON 0 VU, enfin azimuter la tête de prélecture avec la vôtre (12 ou 15 kHz).

Déjà, quand toutes ces précautions sont prises, il faut encore admettre de s'attendre « au moins mal » pour le bon à tirer. Sans celà, « le pire » est peu nommé...!

Si vous voulez mettre le maximum de chances de votre côté, donnez une idée du type de gravure souhaitée : classique, variété, etc...

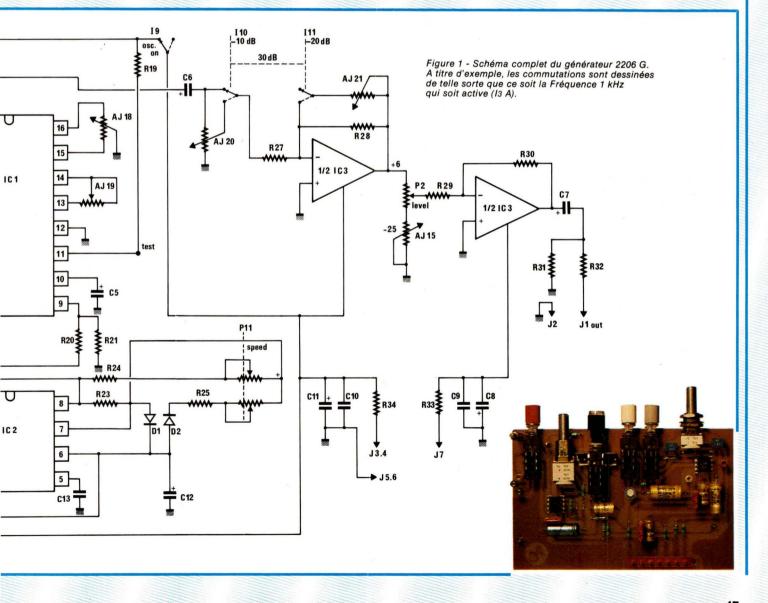Pour ne l'avoir précisé, nous avons reçu une fois un « bon à tirer » auquel était jointe la note suivante : « importante dynamique de



Radio Plans - Electronique Loisirs № 460



qualité: gravure classique ». Il est vrai que le produit était parfait, mais commercialement impropre: il fallait monter le niveau de l'amplificateur d'au moins 15 dB pour égaliser avec un disque de variétés du commerce.

Une autre fois, une bande de piano jazz de Yves HASSELMAN particulièrement dynamique —, se voyait lamentablement compressée et perdait de ce fait une grande part de son caractère.

Evitez donc les déboires et tristesses de votre serviteur, en n'ayant pas peur de donner un maximum de renseignements techniques susceptibles d'aider le graveur dans son délicat ouvrage exemple: (compressé au taux de 5/1, attention: face 2, thème de l'Alléluia à Radio-Plans prévoir + 6 dB/0 VU. Par contre « Funky machine » linéaire à +/- 2 dB du début à la fin, etc...

Sans ces indications qui sont importantes (personne n'écoutera une seule fois votre bande en entier), vous aurez droit à une purée dont il vous semblera ne jamais avoir fourni le moindre ingrédient!

Mais encore faudrait-il pouvoir générer des fréquences de 1 kHz et 12 ou 15 kHz depuis la console. Ce sera chose possible — et bien plus encore — à l'aide du générateur que nous avons incorporé à notre ODDY théâtre.

De 50 à 20 kHz en suivant les plots suivants - 50 Hz - 100 Hz - 250 Hz -500 Hz - 1 kHz - 2 kHz - 4 kHz - 6 kHz -8 kHz - 10 kHz - 12 kHz - 15 kHz -18 kHz - 20 kHz, soit 14 fréquences bien particulières à l'Audio. Le niveau quant à lui est règlable entre 1,54 V et 1,3 mV, soit par rapport à 0 dB = 775 mV, de + 6 dB à -55 dB.

Puis nous avons utilisé la fonction FSK pour battre alternativement entre une fréquence de référence (1 kHz) et une des 14 fréquences déjà citées. Le cycle de battement est règlable par l'avant du module, et ce de 1 par seconde à 1 par 22 secondes environ.


Nous allons voir ensemble comment il a été possible de regrouper toutes ces fonctions dans un module relativement court (162 mm hors tout), sans pour autant miniaturiser à l'extrême.

### Analyse du schéma

Le schéma complet est représenté à la figure 1. Trois circuits intégrés assurent chacun une part du travail : IC1 est un désormais bien connu XR 2206, dont le rôle est essentiellement de générer les fréquences sinusoïdales, IC2 (NE555) s'occupe de fournir les créneaux à l'entrée FSK de IC1 et IC3 (TL072) se charge de l'amplification.

Nous allons abandonner provisoirement ce schéma pour nous arrêter un instant sur le XR 2206 dont la figure 2 regroupe les principales caractéristiques.

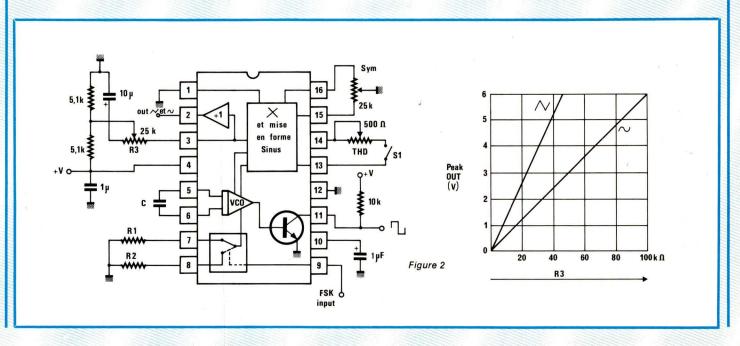Bien que vieux de plus de 11 ans, ce circuit est toujours aussi agréable à utiliser. Depuis sa parution l'auteur l'a mis en œuvre des dizaines de fois dans des conditions



# L'ELECTRONIQUE VA VITE, EZ LE TEMPS DE L'APPRENDRE

La radio-communication, c'est une passion, pour certains, cela peut devenir un métier. L'électronique industrielle, qui permet de réaliser tous les contrôles et les mesures, l'électrotechnique, dont les applications vont de l'éclairage aux centrales électriques, sont aussi des domaines passionnants et surtout pleins d'avenir. Vous que la TV couleur, l'électronique digitale et même les micro-ordinateurs intéressent au point de vouloir en faire

un métier, vous allez en suivant nos cours, confronter en permanence vos

connaissances théoriques avec l'utilisation d'un matériel que vous réaliserez

vous même, au fur et à mesure de nos envois. Ainsi, si vous choisissez la **TV couleur**, nous vous fournirons de quoi construire un récepteur couleur PAL-SECAM, un oscilloscope et un voltmètre électronique. Si vous préférez vous orienter vers l'électronique digitale et les micro-ordina**teurs,** la réalisation d'un ordinateur "Elettra Computer System" avec son extension de mémoire Eprom, fait partie de notre enseignement.

Quel que soit votre niveau de connaissances actuel, nos cours et nos professeurs vous prendront en charge pour vous amener progressivement au stade professionnel, en suivant un rythme choisi par vous. Et pour parfaire

encore cet enseignement, Eurelec vous offre un **stage gratuit** dans ses laboratoires dès la fin des études. Mettez toutes les chances de votre côté, avec nous, vous avez le temps d'apprendre.



institut privé d'enseignement à distance Rue Fernand Holweck - 21100 DIJON Tél. 80.66.51.34

57-61 Bd de Picpus - 75012 PARIS Tél. (1) 43.47.19.82

104 Bd de la Corderie - 13007 MARSEILLE Tél. 91.54.38.07



Pour vous permettre d'avoir une idée réelle de la qualité de l'enseignement et du nombreux matériel fourni. EURELEC vous ou engagement, le premier envoi du cours que vous désirez suivre (comprenant un ensemble de leçons théoriques et le nucleon et de le poster aujourd'hui même.

Je soussigné · Nom ; offre de recevoir, CHEZ VOUS, gratuitement et sans matériel correspondant). Il vous suffit de compléter

DATE ET SIGNATURE (Pour les enfants signature des parents)

Je soussigné : Nom \_\_\_\_

Si cet envoi me convient, je le conserverai et vous m'enverrez le solde du cours à raison d'un envoi en début de chaque mois, les modalités étant précisées à raison d'un envoi en début de chaque mois, les modalités étant précisées à saise premier envoi gratuit.
Si au contraire, je ne suis pas intéressé, je vous le renverrai dans son emballage à si au contraire, je ne suis pas intéressé, je vous le renverrai dans son emballage à si au contraire, je ne suis pas intéressé, je vous le railleurs, d'interrompre d'origine et je vous devrai rien. Je reste libre, par ailleurs, d'interrompre les envois sur simple demande écrite de ma part.


souvent très différentes, et il s'est toujours trouvé à la hauteur de la situation.

Assurément, ce n'est qu'un générateur de fonctions et il ne faudrait pas espérer moins de 0,3 % de distorsion. Par contre il est inégalable pour ce qui est de la stabilité en amplitude, et c'est ce qui nous intéresse le plus sur une console.

Si l'on se réfère à l'application de base visible figure 2, on constate tout d'abord qu'il est possible d'obtenir trois formes d'ondes : Triangles (S1 ouvert), Sinusoïdes (S1 fermé) et enfin Carrés (pin 11). La sortie capable de délivrer les triangles et les sinusoïdes est disponible pin 2. Pour notre part, nous n'utiliserons que les sinusoïdes, donc Si sera fermé et la sortie sera prise pin 2. Par contre, nous exploiterons la « carrés » indépendante sortie comme point test au cours des règlages de fréquences.

le petit diagramme donne le lien entre la valeur de R3 et l'amplitude du signal fourni. On remarquera que pour une même valeur de R3, l'amplitude des signaux sinusoïdaux est plus faible que celle des triangles. Ceci est tout à fait logique, puisque les sinusoïdes sont produites par mise en forme des triangles, d'où perte de niveau.

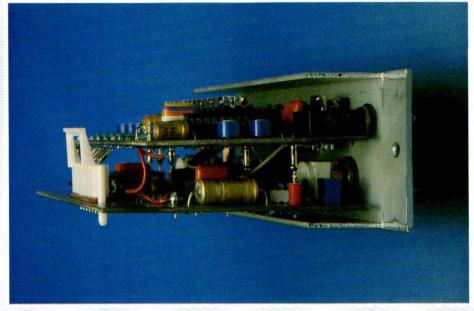Si l'on continue d'explorer les composants annexes, on trouve le condensateur C qui va déterminer soit avec R1 soit avec R2 la fréquence disponible : F = 1/RC. La stabilité en température est assurée si R est comprise entre 4 k et 200 k, mais on peut sans crainte étendre aux limites suivantes : 1 k et 2 M Ohms.



Nous venons de dire soit Ri, soit R2. En effet, si la broche 9 est en l'air ou à + 3 V, c'est R1 qui intervient dans le calcul de la fréquence. Si 9 est à 0 V, c'est R2 qui est prise en compte. Nous exploiterons cette possibilité très intéressante bien que peu souvent utilisée : la plupart du temps, on bloque le système en laissant la broche en l'air et en supprimant R2. Il faudra toutefois ne pas oublier que C est commun et il serait impossible de battre entre l Hz et l MHz. Par contre, en choisissant bien C, on peut facilement arriver à balayer toute la gamme audio et espérer battre entre 50 Hz et 20 kHz.

Voilà, nous avons dit l'essentiel sur ce XR 2206, et nous vous proposons de retourner au schéma de la figure 1. Comme vous pouvez le constater, il n'y a aucune improvisation dans notre application de IC1: AJ18 règle la symétrie des signaux AJ18 la distorsion des sinusoïdes, AJ16 l'amplitude, et AJ17 la fréquence de référence. En effet, ici la commande de FSK est à 0 V au repos, donc c'est la résistance reliée à la broche 8 qui est active, contrairement à ce que l'on voit d'habitude.

Examinons donc cette broche 8. Elle est reliée par R<sub>15</sub> au commun de l'inverseur I<sub>8</sub> qui commute les uns ou les autres communs aux 7 doubles inverseurs mécaniquement inter-dépendants. Le fonctionnement est très simple : à chaque fois que l'on enfonce un inter (I<sub>1</sub> à I<sub>7</sub>), on dispose de deux prérèglages. Exemple : si I<sub>1</sub> est enfoncé, la cellule supérieure se connecte à AJ<sub>1</sub> et

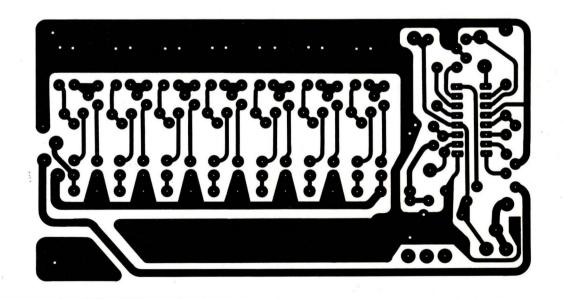


Figure 3 a

l'inférieure à  $AJ_2$ . Suivant que  $I_8$  sera levé ou poussé, on reliera à 8 de  $IC_1$  soit  $AJ_1 + R_1$ , soit  $AJ_2 + R_2$ .

Le petit tableau est rempli des possibilités offertes, et le dessin est bloqué à l kHz, soit I<sub>3</sub> enfoncé et levé.

Si vous voulez bien observer, vous constaterez que la répartition des fréquences n'est pas tout à fait innocente: ainsi, Is en position A, on monte de 50 Hz à 4 kHz, puis il suffit de passer en B pour arriver à 6 kHz et de redescendre jusqu'à 20 kHz. D'autre part si Is est enfoncé, on peut passer directement de 1 kHz à 10 kHz uniquement par Is. Si c'est Iz qui est enfoncé, on passe de 50 Hz à 20 kHz, toujours par Is

Soyez certains que vous aurez vite fait de vous habituer à cette

disposition très pratique.

Voyons maintenant la commande de FSK. Nous vous l'avons dit, elle est produite par un oscillateur astable construit autour d'un non moins connu NE555. Ce circuit a fait trop souvent l'objet de montages pratiques pour que nous en redécrivions le principe (vous pouvez consulter par exemple les fiches IDEE schéma 19 à 24).

Nous nous contenterons de vous faire remarquer qu'il est alimenté dans notre cas sous + 5 V grâce à DZ<sub>1</sub>, et qu'en position repos la broche 3 est à 0 V. Ainsi est-il possible de visualiser par Ld<sub>1</sub> ou Ld<sub>2</sub> si I<sub>8</sub> est en position A ou B. En position travail (I<sub>12</sub> portant la broche 4 à + 5 V), on obtient à la broche 3 des créneaux oscillants entre 0 V et + 5 V. De la sorte, la Led choisie cligno-

te au même rythme que les changements de fréquence, et l'on retiendra que quand elle est allumée c'est la fréquence choisie au clavier qui est efficace et que quand elle est éteinte, c'est la fréquence de référence définie par ÅJ17.

Quand à la variation de fréquence des deux états de l'astable elle est réglable par P1. A la vitesse maxi, seules R24 et R25 sont significatives, par contre, au plus lent, on a Pı qui vient ajouter sa valeur, MAIS avec un rapport cyclique différent (R23 en parallèle sur 1/2 P1). De cette façon on obtient à grande vitesse une égalité de temps entre la fréquence choisie au clavier et le 1000 Hz. Au fur et à mesure que l'on réduit cette vitesse, le temps de présence de la fréquence « clavier » est augmenté par rapport au 1000 Hz. Ainsi est-il possible d'entendre par exemple le 1000 Hz pendant 7 secondes et le 15 kHz pendant 15 secondes.

Cette façon de faire correspond bien aux besoins réels pendant une phase de mesure, et aide de manière appréciable la maintenance effectuée par une personne seule.

De même, si il peut sembler superflu de revenir à chaque fois à la fréquence de référence dont le niveau est prétendu connu, c'est oublier que certains réglages peuvent changer ce niveau. Ainsi, parmi la multitude d'exemples possibles, citerons nous une phase d'égalisation: si vous aviez à applanir une bosse de 5 dB à 2 kHz, il serait insuffisant de ne surveiller que cette fréquence, car même en disposant

d'une sélectivité très pointue, il y aurait de grandes chances pour que toute intervention agisse également sur le 1000 Hz.

Nous sommes certains que vous saurez apprécier les services de ce petit automatisme dès qu'il vous faudra effectuer les premières mesures sur la console ou sur tout autre appareil.

Pour en finir avec la description du schéma complet, il nous faut parler de la section amplification, confiée à IC<sub>3</sub>.

Ici aussi les solutions retenues sont simples mais particulièrement efficaces. Il fallait bien veiller à conserver une linéarité rigoureuse tout au long des divers affaiblissements proposés, et le résultat obtenu est parfait.

Le signal audio sortant de la broche 2 de IC1 est appliqué par C6 au commutateur I10. Celui-ci a pour fonction de choisir entre « le plein régime » et un affaiblissement calibré à 10 dB par AJ20. Au sortir de I10, on aborde le premier ampli inverseur de IC3. Un choix entre deux taux de réaction possibles est offert par I11.

Cette fois, l'affaiblissement est calibré à 20 dB par adjonction sur R28 de AJ21. Si I10 et I11 sont commandés en même temps, on obtient – 30 dB, sans jamais avoir mis un seul circuit en situation précaire nécessitant une compensation en fréquence toujours délicate.

Puis on aborde le potentiomètre P<sub>2</sub>, dont l'excursion est volontairement étalée sur 31 dB. Ainsi, au maximum, on ajustera AJ<sub>16</sub> pour

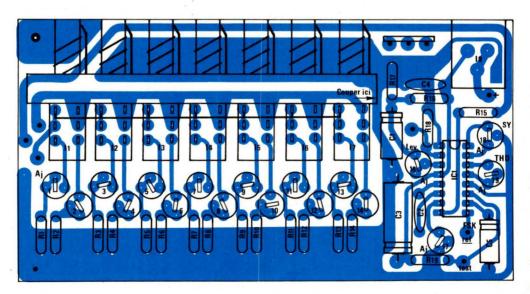


Figure 3 b

51

obtenir le niveau annoncé de 1,54 V (+ 6 dBm dans 600 Ohms) et, guand tout sera bien réglé, on disposera, une fois I10 et I11 commandés et P2 au mini, d'un niveau réduit à 1,37 mV (- 55 dBm). Avant de justifier ce choix, constatons que le signal passe par un deuxième ampli de gain unité, résolument tampon et adaptateur d'impédance.

Dernier petit détail technique : Is, inter de mise en route de l'oscillateur, ne désalimente aue le XR 2206. Ainsi, toutes les fonctions de visualisation offertes par Ldı et Ld2 restent actives même en cas d'inutilisation du générateur.

#### **Justification** des choix

La structure particulière de ce module appelle quelques commentaires, car un grand nombre d'entre vous a du bondir en constatant que ce schéma ne comportait pas moins de 21 points d'ajustement!

La réalisation de notre console a tenté de nombreux lecteurs qui n'avaient jamais, jusqu'à présent, monté même un kit tout simple! Aussi se sont-ils aventurés prudemment et ont-ils eu la joie de constater que « çà marchait ». Au début, nous en avons ressenti simultanément une grande fierté et la peur qu'ils n'arrivent pas au bout du voyage. Comme pour vous tenter nous avions apporté un grand soin

dans toutes les étapes à franchir, seul le problème des règlages restait à surmonter pour aider les nouveaux venus.

Aussi avons nous pensé aux divers problèmes découlant des emprunts répètés d'appareils, dont ils n'avaient pas encore la maitrise.

C'est pourquoi nous avons choisi de redessiner le petit générateur qui vous est ici présenté dans sa version définitive, afin qu'une fois bien rèalé - soit avec l'aide d'une association charitable, soit grâce au services d'un ami compétant et équipé —, chacun possède un petit outil précis et couvrant la majeure partie des besoins.


Avec un peu d'astuce et de réflexion, il sera possible de se sortir de bien des situations classiques qui auraient nécessité auparavant une assistance complaisante.


Les super-équipés persisteront sans doute à déplacer des appareils divers et variés pour effectuer des mesures savantes en dessous de 20 Hz, mais tout le monde aura ainsi la possibilité de mener à bien cette réalisation. Pas de frais inutiles non plus puisqu'il fallait un

générateur d'identification sur une ODDY théâtre!
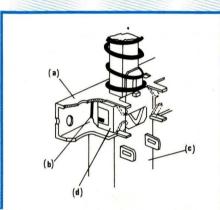
#### Réalisation


La construction de ce module bénéficie des dernières solutions mises en œuvre pour les tranches PRO (SONDY): deux cartes parallèles réunies à leur base par fils, et en leur centre par picots enfichables. Cette formule rend enfin la maintenance agréable et nous permet une fois encore de nous démarquer de nombreux produits mis sur le mar-



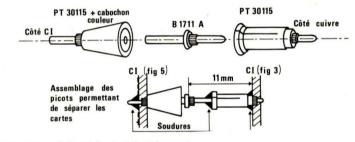

NOTA: Les cellules doivent obligatoirement être transformées en poussoirs par extraction de l'étrier (voir précédent numéro)

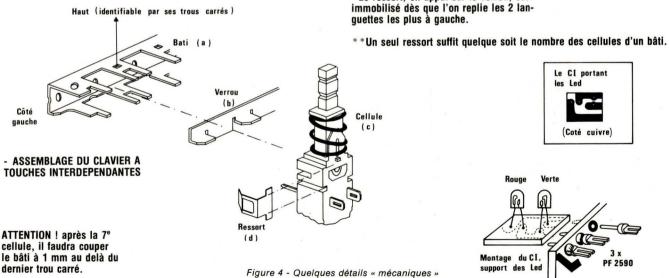\*Le ressort, en appui sur le verrou, est



ché, et sur lesquels — il faut bien le dire — toute intervention est rendue quasiment impossible.

La première de ces cartes est définie à la figure 3. Elle regroupe les éléments du générateur de fréquences proprement dit : clavier de sélection et XR 2206.


On se reportera aux instructions détaillées illustrées à la figure 4 pour ce qui est de l'assemblage des éléments du clavier à touches interdépendantes, des picots de liaisons, et du petit CI portant Ld1 et 2.

Puis on passera à la deuxième carte (figure 5). Nous ne reparlerons pas du montage des boutons « œil de chat », les dessins du mois derniers sont toujours valables... On remarquera seulement le positionnement un peu particulier de P<sub>1</sub>: Monté pleine carte, seule son extrémité d'axe est prévue en face avant, comme le montrent les photographies. Inutile donc de laisser l'écrou sur le canon fileté, il ne servirait à rien. On retiendra la position des trois fils marqués « light »

et qui seront reliés à la petite carte portant les LED.

Une fois ces deux cartes soigneusement cablées, on s'aidera des illustrations de la figure 6 pour les relier correctement entre elles. Dans un premier temps, on laissera en l'air les fils soudés aux LED, et l'on procédera aux règlages des ajustables en suivant la méthode indiquée plus loin.

Quant ceux-ci seront correctement positionnés, le module sera terminé, et on suivra les indications

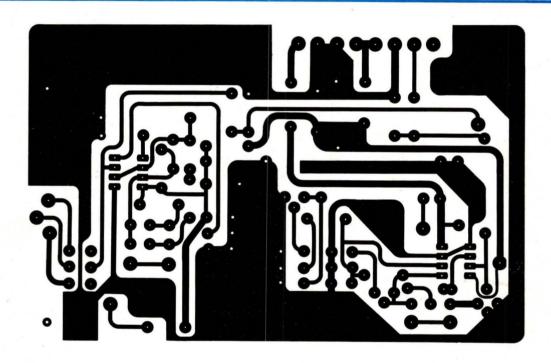

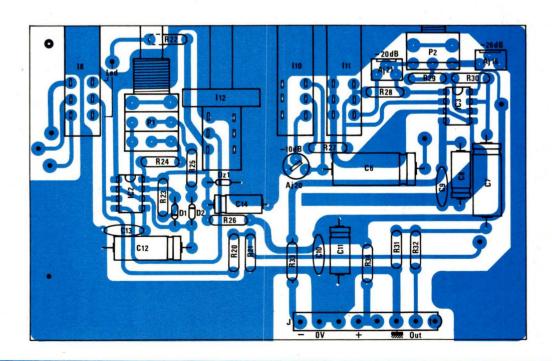


Figure 5

de la figure 7 pour verrouiller les cartes entre elles et pour monter l'ensemble ainsi constitué dans la face avant.

On s'émerveillera du joli cache qui d'adapte parfaitement à l'axe de P<sub>1</sub>: c'est tout simplement un canon de mécanique de guitare, (électrique ou sèche à cordes métal), que le premier marchand d'instruments de musique venu se fera une joie de vous céder pour environ 1 Franc.

### Procédure de réglage

l° Mettre tous les ajustables à mi-course, et ce sur les 2 cartes.

2º Ne mettre en route que la carte principale (celle qui porte le connecteur).

 $3^{\circ}$  Alimenter celle-ci  $\alpha \text{vec} + 15 \text{ V}$  et -15 V.

 $4^{\circ}$  I<sub>10</sub>, I<sub>11</sub>, I<sub>12</sub> seront en position OFF (relevés), et P<sub>2</sub> tourné à fond à droite (+ 6 dB).

5° Relier J<sub>1</sub> à J<sub>2</sub> par une résistance de 560 Ohms, puis injecter un signal à 1000 Hz sur le picot correspondant au + de C<sub>6</sub>, et mesurer le niveau de sortie.

6° Monter (ou baisser) ce niveau d'injection, afin d'obtenir 1,54 V en sortie (J1). Quand ce résultat est obtenu, mettre O2 à fond à gauche (– 25 dB), et faire en sorte de mesurer 43 mV grâce à AJ15.

Remettre  $P_2$  à + 6 dB, et vérifier que le niveau est toujours de 1,54 V, sinon refaire une fois la procédure  $n^\circ$  6.

 $7^{\circ}$  P<sub>2</sub> étant à + 6 dB, enfoncer In et ajuster AJ<sub>21</sub> pour ne plus avoir que 154 mV sur J<sub>1</sub>.

 $8^{\circ}$  Relever  $I_{11}$  et enfoncer  $I_{10}$ . Ajuster cette fois AJ<sub>20</sub> pour obtenir 489 mV.

La partie amplification est dé-

sormais définitivement règlée.

9° Pour vérifier le bon fonctionnement de IC2, relier les fils des LED à I8 et au picot situé à côté de celui-ci.

Enficher la carte « générateur », et contrôler que :

— quand on commute Is l'allumage s'inverse.

 quant I<sub>12</sub> est enfoncé, la LED sélectionnée clignotte.

— la vitesse de clignottement varie par  $P_1$ .

10° Remettre I<sub>12</sub> sur « off » et enfoncer I<sub>3</sub> et I<sub>8</sub> (1000 Hz).

On doit observer la présence d'un signal sinusoïdal mais dont la qualité de la forme importe peu pour le prérèglage qui suit, sauf si on avait des triangles. Dans ce cas, il faudrait retoucher AJ19 et s'arrêter à la forme la plus élégante possible. Bien entendu, I9 est sur « on »!

Règler AJ<sub>16</sub> pour obtenir environ 1,54 V sur J<sub>1</sub>, quand P<sub>2</sub> est à + 6 dB, I<sub>10</sub> et I<sub>11</sub> étant relevés.

 $11^{\circ}$  Il faut faire appel à un distorsiomètre pour bien règler AJ<sub>18</sub> et AJ<sub>19</sub>, et arriver à la plus faible distorsion possible (0,3 % au mieux et 0,5 % au pire).

Une fois cette manœuvre correctement menée à bien, on ajustera cette fois exactement le niveau à 1,54 V par AJ<sub>16</sub>.

12° Seules les fréquences restent à calibrer.

On branchera donc un fréquencemètre sur le picot de test, et on procèdera aux règlages du clavier de sélection (14 fréquences). Puis on mettra en route la FSK, le clavier sera positionné à 1000 Hz et l'on ajustera AJ17 pour que l'image oscilloscopique soit fixe (deux fréquences identiques commutées l'une après l'autre).

Si la méthode a été suivie sans improvisation et avec rigueur, le module est maintenant correctement règlé et prêt à rendre de grands services.



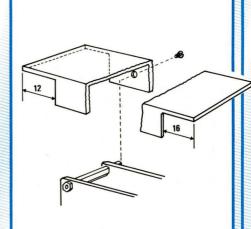


Figure 7 - Assemblage final, et face avant.

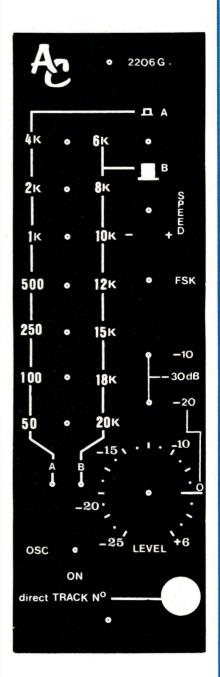

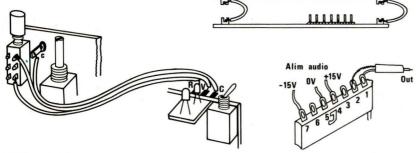



Pour l'instant, on l'utilisera de facon autonome, en attendant de l'inclure définitivement dans la circuiterie de la console.

Dernier petit détail de construction : le canon de guitare sera immobilisé par un joint de colle époxyde genre Araldite.

#### NDLR

Notre dessinateur a implanté le mois dernier les inverseurs SHADOW au pas de 0,5 au lieu de 0,4. Jean Alary nous a prévenu suffisamment tôt pour que nous puissions modifier les dessins de ce mois-ci qui avaient subi le même sort, mais nous n'avons pas eu le temps de reprendre ceux de février, nous nous en excusons. Nous aurons l'occasion de vous présenter ces circuits modifiés dans notre numéro d'avril. Mea-culpa.

#### **Services**

Ce module exploite avec le Master Aux la totalité du CI n° 6. Bien entendu la face avant est aussi disponible.


Pour satisfaire de nombreuses demandes, voici à nouveau la constitution du CI n° 5 : Limiteur + Master line Out + indicateur de limitation + VU 385S + Adaptation PU; et celle du CI n° 1Sp: 2 modules départ Aux complets (économique pour tous ceux qui montent des voies stéréo).

#### Conclusion

Le mois dernier nous avions annoncé la venue prochaine de l'alimentation. Nous repousserons d'un numéro cette description car le temps nous a un peu manqué dernièrement (ceci dit il en manque toujours!). Nous verrons donc le module qui regroupe les amplis de casques, et de ce fait le bandeau incliné sera complet.

Travaillez bien et à bientôt.

ALARY Jean

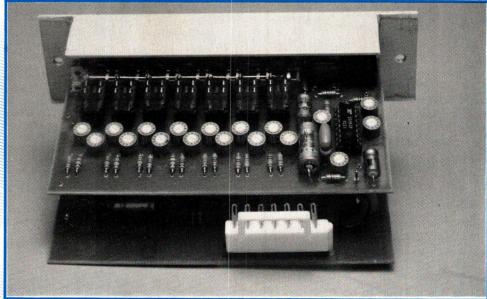

CARACTERISTIQUES	MIN.	TYP.	MAX.	UNITES	CONDITIONS
Tension d'alimentation Simple Double Consommation	10 +/- 5	12	26 +/- 13 17	V V mA	Rı 10 k <b>Ω</b>
Section oscillateur Fréquence maxi Fréquence mini Précision de F Stabilité en température Sensibilité aux variations de l'alimentation :	0,5	1 0,01 +/- 1 +/- 10 0,01	+/- 4 +/- 50	MHz Hz % de f ppm/° C	$C = 1 \text{ nF}, R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ $C = 50 \mu\text{F}, R_1 = 2 \text{ M}\Omega$ $f = 1/R_1 C$ $0^{\circ} C \text{ TA } 75^{\circ} C$ $R_1 = R_2 = 20 \text{ k}\Omega$ $V = 10 \approx 20 \text{ V}$
Excursion Linéarité pour 10 : 1 1000 : 1 FM distorsion	1000 : 1	2000 : 1 2 8 0,1		fH = fL % % %	$R_1 = 1 \text{ k à 2 M}\Omega$ f = 1 kHz à 10 kHz f = 100  Hz à 100 kHz Déviation +/- 10 %
Valeurs conseillées : C R1 et R2	0,001 1		100 2000	μMF k Ohm	
Sortie Triangle Sortie Sinus MAXI OUT Impédance de sortie Linéarité des triangles Stabilité en amplitude	40	160 60 6 600 1	80	mV/kΩ mV/kΩ Vpp Ohm % dB	Si ouvert Si fermé Pour 1000 : 1
Distorsion sinusoïdale Sans ajustement Avec ajustement		2,5 0,4	1	%	$R_1 = 30 \text{ k}\Omega$
Commande FSK	0,8	1.4	2,4	V	

#### Nomenclature

#### Résistances N4 métal

 $R_{12}$ : 680  $\Omega$   $R_{24}$ : 1 k $\Omega$ 

 $R_1: 4.7 \text{ k}\Omega$ R<sub>13</sub>: 220 k $\Omega$  R<sub>25</sub>: 1 k $\Omega$  $R_2$ : 2,7 k $\Omega$ R<sub>14</sub>: 470 Ω R<sub>26</sub>: 220 Ω R<sub>15</sub>: 220 Ω R<sub>27</sub>: 4,7 kΩ R<sub>3</sub>:  $8,2 \text{ k}\Omega$ R<sub>16</sub>: 4,7 kΩ R<sub>28</sub>: 27 kΩ  $R_4: 1.8 k\Omega$ R<sub>17</sub>:  $4.7 \text{ k}\Omega$ R<sub>29</sub>: 10 kΩ R<sub>5</sub>:  $18 \text{ k}\Omega$  $R_6: 1.5 \text{ k}\Omega$  $R_{18}: 100 \text{ k}\Omega R_{30}: 10 \text{ k}\Omega$  $R_7: 39 k\Omega$  $R_{19}: 4.7 \text{ k}\Omega \quad R_{31}: 10 \text{ k}\Omega$  $R_{20}: 3.3 \text{ k}\Omega \quad R_{32}: 47 \Omega$ R<sub>8</sub>: 1 k $\Omega$  $R_{21}$ :  $10 \text{ k}\Omega$ R<sub>9</sub>: 47 kΩ R<sub>33</sub>: 22 Ω R10: 1 kΩ R<sub>22</sub>: 470 Ω R<sub>34</sub>: 22 Ω  $R_{11}$ : 100 k $\Omega$   $R_{23}$ : 47 k $\Omega$ 

#### **Divers**

Supports IC 8 broches = 2; 16 broches = 1PICOTS: PT 30115 = 10; + 5 cabochons; + 5 = B1711A; + 7 =PF2590; + 1 = B 1775 + 1 F635168.l connecteur male + femelle 7 cts. l bouton pour potentiomètre axe 6 mm,

l canon de mécanique de guitare chromé, 1 colonnette MF M3de 5 mm et une tible APR)

de 20 mm + boulon de 3 mm Face avant + circuits imprimés

#### **Condensateurs**

C1: 10 uF 63 V C8: 10 µF 63 V C2: 47 nF C9: 0,1 µF C3: 100 µF 25 V C10: 0, 1 µF C4: 0,1 µF C11: 10 µF 63 V C12: 220 µF 25 V C5: 1 µF 63 V C6: 100 uF 25 V C13: 10 nF C7: 100 uF 25 V C14: 10 µF 63 V

#### Commutateurs

Iı à Iı2 sauf I8: SHADOW 2 inverseurs  $(F_2)$ 

#### Ajustable (T7Y A, sauf 15et 21 TX)

 $AJ_1: 2.2 k\Omega$   $AJ_8: 1 k\Omega$ Alis: 1 k $\Omega$  (TX)  $AI_2$ : 1 k $\Omega$ AJ9: 470 kΩ AJ<sub>16</sub>:  $100 \text{ k}\Omega$ AJ<sub>17</sub>: 47 kΩ AJ<sub>3</sub>: 2,2 k $\Omega$ AJ10: 470  $\Omega$ AJ11: 470 kΩ AI<sub>18</sub>: 22 kΩ  $AJ_4$ :  $l k\Omega$ AI19: 470 Ω AJ<sub>5</sub>: 4,7 kΩ AI<sub>12</sub>: 470 Ω AJ<sub>13</sub>: 470 kΩ AJ<sub>20</sub>:  $4,7 \text{ k}\Omega$ Al<sub>6</sub>:  $1 \text{ k}\Omega$ AJ<sub>21</sub>:  $10 \text{ k}\Omega$  (TX) AJ<sub>7</sub>:  $4,7 \text{ k}\Omega$  AJ<sub>14</sub>:  $470 \Omega$ 

Boutons FA201 = 8; FG = 3; BATI

1 T = 1

PANTEC

MULTIMETRES

PAN 3003 . . . EXPLORER . .

FLUKE

SADELTA

MIRE COULEUR MC 11 L . . . . . 3140 F

ALIMENTATIONS STABILISEES

PERIFELEC

920 F 1170 F 1495 F

#### **Potentiomètres**

P1: 2 x 100 KA Sfernice P11  $P_2$ : 10 k $\Omega$  Log  $P_{11}$ 

#### Circuits intéarés

IC1: XR 2206 IC2: NE 555 IC3: TLO 72

#### **Diodes**

D1 et D2: IN 914 DZ1: BZX85C 4,7 V Ld1: LED 3 mm verte Ld2: LED 3 mm rouge

I8: KNITTER MSTS 101 dB (incompa- Un BATI 7T, pas: 12,5+ VERROU+ RESSORT.

38, bd du Montparnasse 75015 Paris

Tél.: **45.49.20.89** Télex: 205813 F SIPAR



Bus: 28-82-89-92 (Maine-Vaugirard) Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 14 h et 15 h à 19 h



JUSQU'AU 30 AVRIL 1986

SUR

OUTILLAGE SAFICO

TOUTE LA GAMME DES COFFRETS **ESM - RETEX - TEKO** 

LES KITS TSM - ASSO - IMD

LES AMPLIS HYBRIDES ILP

TOUT POUR LES CIRCUITS IMPRIMES TOUS LES PRODUITS MAXICRAFT

**NE PERDEZ PAS UNE MINUTE** 

#### APPAREILS DE MESURE BECKMAN



MULTIMETRES 2680 F 1850 F 1420 F 760 F 960 F 435 F 560 F 750 F 685 F 850 F 590 F 640 F

GENERATEUR DE FG 2 ..... 1870 F

FREQUENCEMETRE
UC 10 .....2920 F OSCILLOSCOPES 13995 F 9060 .....

PERIFELEC DIGITEST 82 ... 1890 F
ICE 680R ... 460 F
ICE 680G ... 389 F
ICE 80 ... 295 F FREQUENCEMETRE FD 600 .....236

2360 F MONACOR MULTIMETRES
MT 250
MT 850
MT 870
MT 2200
PT 101
PT 1000
DMT 2400

CAPACIMETRE CM 20 .....

FIXES

V. 18 A.. 1340 F AS 122 12 V. 2 A . . . . . 242 F VARIABLES LPS 308 0/30 V. 8 A .

#### LPS 303 0/30 V. 0/3 A ...1750 F LPS 254 V. 0/4 A ....1790 F 0/25 V. 0/4 A .... 1155 F 0/15 V. 0/4 A .... 1155 F LPS 1425 5/14 V. 2,5 A .... 479 F

ELC 520 F 1499 F 290 F 399 F 799 F 610 F 699 F 695 F 2900 F AL 745 AX AL 781 ... AL 784 ... AL 812 AL 813 AL 821 AL 823 AL 841

HAMEG



OSCILLOSCOPES .3650 F .4030 F .5270 F .5650 F .7080 F .7450 F HM 203/5 Rémanent . HM 204/2 . .

SOUDER JBC



STATION A SOUDER et à dessouder thermorégulée. REPAIR......4399 F STATION DESOLD à dessouder thermorégulée . 3295 F STATION A SOUDER thermorégulée à affichage digital 1262 F Sans affichage . . 940 F

#### FER A SOUDER 30 à 40 W nanne POUR LES COMPOSANTS 30 à 40 W panne, longue durée .....! 15 W panne longue .95 F

CD 4013 .
CD 4016 .
CD 4020 .
CD 4029 .
CD 4029 .
CD 4036 .
CD 4048 .
CD 4528 .
CD 454 .
CD 456 .
CD 456 .
CD 456 .
CD 457 .
CD 458 .

Potentiomètres 10 tours verticaux.
Toutes valeurs .15,00 F
Condensateurs tantale

35,00 F 19,00 F 13,00 F 125,00 F 70,00 F

MEMOIRE

RAM

SUPPORTS CI **TULIPE DORES** 2,50 F 4,00 F 5,00 F 5,50 F 7,00 F 7,50 F 8,00 F 8,50 F

CONNECTEURS CANON A SOUDER

DB 9 broches
måle ... 10,00 F
femelle ... 11,00 F
capot ... 12,00 F
DB 15 BROCHES
måle ... 13,50 F
femelle ... 15,50 F 13.00 F DB 25 broches 17,00 F 21,00 F 14,00 F 

CENTRONICS A SOUDER 36 br. måle ... 52,00 F

BERG A SERTIR 2 × 5 måle ...19,00 F 2 × 5 femelle ertir ...... 17,00 F 10 måle .29,00 F 10 femelle

a sertir ......**39,00 F**2 × 20 måle .**59,00 F**2 × 20 femelle
à sertir

35,00 F 55,00 F 60,00 F 140,00 F 250,00 F 27128 27256 TRANSFORMATEUR 39,50 F 41,00 F 53,00 F 75,00 F 101,00 F 110,00 F

100 VA

Disponible au magasin toute la gamme des outilla-ges SAFICO.

**EPROMS** 

OUTILLAGE MAXICRAFT

Transformateurs 220 V, 12 V, 10 VA Réf. 40610....**110,00 F** 220 V, 16 V, 24 VA Variateur électrique de Perçeuses Réf. 50100, 83 W

Adaptateur pour perçeuse Réf. 50900...120,00 F

### COMPOSANTS JAPONAIS

89,00 F 70,00 F 79,00 F 52,00 F AN 214 ..... BA 536 ..... BA 536 BA 1310 HA 1151 HA 1366 W HA 1368 R HA 1370-1397 MB 3712 MB 3730 MB 8719 M5 1515 M5 1517 LA 4400 LA 4440 LA 4461 LC 7130 TA 7089 TA 7089 TA 7222 TA 7227 TA 7227 TA 7227 TA 7227 TA 7227 TO 7227 TO

UPD 2816 PLL 02...

Transistor japonais 2SA, 2SB, 2SC, 2SD Nous consulter

51,00 F 79,00 F 7 51,00 F 99,00 F 120,00 F 69,00 F 85,00 F 55,00 F 82,00 F 72,00 F 121,00 F 121,00 F 122,00 F 122,00 F 123,00 F 124,00 F 125,00 F 126,00 F 1

.110,00 F

## 12 V, 6 A ... 270,00 F 12 V, 3 A ... 225,00 F 12 V, 2 A ... 195,00 F 6 V, 10 A ... 135,00 F 6 V, 1,2 A ... 110,00 F 6 V, 1,1 A ... 1100,00 F PILES RECHARGEABLES CADMIUM NICKEL

RECHARGEABLES

MICRO-PROCESSEUR

59,00 F 70,00 F 20,00 F 15,00 F 52,00 F 102,00 F 79,00 F

MC 6802 . MC 6809 . MC 6810 . MC 6821 . MC 6840 . MC 6844 . MC 6845 .

R6 par 4 16,00 F R14 l'unité 35,00 F R14 par 4 29,00 F Pro 1,25 V, 4A l'unité 75,00 F Pro 1,25 V, 4 A par 4 67,00 F Pile à pressionB0,00 F 9 V caré rechargeable 9 V carré rechargeable

#### TRANSFORMATEUR TORIQUES

2 × 6 V; 2 × 12 V; 2 × 18 V; 2 × 25 V; 2 × 22 V ; 2 × 30 V ; Tensions spéciales, nous consulter 15 VA..... 30 VA..... 50 VA..... 80 VA..... 148,00 F 161,00 F 172,00 F 189,00 F 205,00 F 240,00 F 270,00 F 316,00 F

Suite de la page 40.

En figure l'est présenté un schéma d'application typique de l'ancien circuit SGS L 120 AB (aujourd'hui obsolète dans la documentation et chez les fournisseurs professionnels).

Dans le circuit d'Anode 2 du triac est situé le moteur de la perceuse et la charge dite LOAD représente l'effort mécanique qui lui est demandé (couple résistant). Sur l'axe du moteur est disposé un enroulement dit « tachymétrique » (T) qui est générateur d'électricité comme la dynamo d'une bicyclette.

Suivant le type de circuit intégré employé, on cherchera à convertir soit une tension ou un courant, soit une fréquence variable en un potentiel continu qui sera une image directe de la vitesse de l'arbre moteur.

Le lecteur comprendra que seul un fabricant de moteurs peut disposer un alternateur multi-pôles en bout d'arbre, car ce générateur tachymétrique est un moteur électrique miniature de type passif que l'amateur ne peut bricoler par luimême!

Sur la figure 1, on voit clairement que la tension AC du tachymètre T est redressée, filtrée, et débite dans un potentiomètre P. Une fraction de cette tension image (celle du curseur) est appliquée à l'entrée noninverseuse de l'amplificateur différentiel interne (pin 3).

La tension donnant par ailleurs le point d'amorçage est prélevé sur le potentiomètre relié à la pin 6. On l'applique à l'entrée inverseuse (pin 5) de l'amplificateur opérationnel interne. Un ampli bouclé de la sorte équilibre toujours ses tensions d'entrée en faisant varier sa sortie jusqu'au résultat (pin 2 = pin 3).

Le gain de boucle est fixé par le rapport des valeurs de résistances aux pins 2 et 5 et la valeur du potentiomètre de référence. L'amplitude de l'erreur sur la pin 2 détermine l'angle de conduction du triac par le biais d'un générateur de rampe démarrant après chaque passage par zéro du secteur.

Nous n'avions pas de possibilité simple de mesurer la vitesse de nos moteurs pour créer une contre réaction de ce type; ainsi avons-nous jusqu'ici regardé avec envie ces schémas, sans utiliser les circuits intégrés autrement qu'au boucle ouverte, soit avec une perte de couple assez frustrante.

Mais il existe désormais un circuit Anglais (damned!) qui est spécialement conçu pour un mode de fonctionnement bouclé, et donc utilisable sur tout moteur 220 V par un monitoring en courant, ce qui n'est pas la perfection théorique, mais parvient assez aisément à caresser l'idéal d'utilisation.

#### God save the speed : « The TDA 2088 A »

Le TDA 2088 A de Plessey est un contrôleur de puissance AC réalisé

en technologie bipolaire, qui est optimisé pour un mode de fonctionnement avec monitoring du courant consommé par la charge, soit un mode bouclé.

Ce circuit a été conçu à l'origine pour le contrôle de vitesse des moteurs domestiques tels qu'outils électriques et ustensiles de cuisine (mixeur, hachoirs, etc...). Il peut toutefois, et c'est compréhensible, fonctionner en boucle ouverte (à l'ancienne) comme tout autre variateur.


Découvrons justement sous cette première forme le schéma de départ qui associe les composants périphériques recommandés au TDA 2088 A. C'est l'objet de la figure 2 qui offre le simple réglage de vitesse sans monitor (surveillance).


#### Environnement du TDA 2088 A et description

• L'alimentation continue nécessaire au circuit intégré est à faible courant. On l'extrait donc du secteur en réduisant par  $R_6$  la tension négative que laisse passer  $D_1$ . Un filtrage rudimentaire suffit au fonctionnement et  $C_3$  s'en charge.

On mesure une tension continue typique de – 13,3 V en pin 14 par rapport au commun positif qu'est le 0 V de la pin 13. La dissipation de Re est assez raisonnable pour un système de ce genre avec environ 1,1 W efficaces sous 220 V.

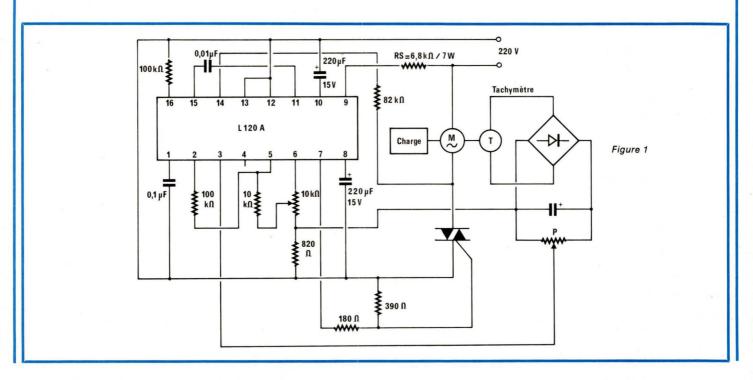• La synchronisation en tension du TDA 2088 A s'opère par la pin 3



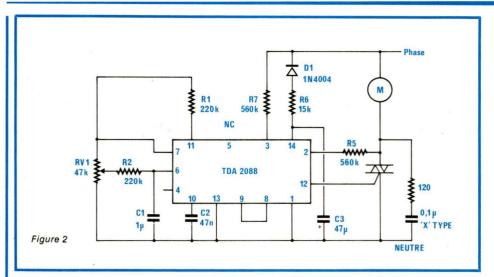

qui présente environ l V crête-àcrête de signal carré symétrique par rapport au zéro. La synchronisation en courant dans la charge est de la même façon disponible par la pin 2, ce qui permet l'emploi de charges réactives comme le sont les moteurs.

- Un second régulateur de tension présente sur la pin 7 une alimentation continue de - 5 V environ (- 4,85 en pratique) qui servira aux sections linéaires, et peut-être à une électronique externe à faible consommation (débit maximal 10 mA), tels des amplis-op CMOS série 7600 Intersil.
- $\bullet$  Ce -5 V permet de calibrer le générateur de rampe dont R1 et C2 déterminent la pente. On peut ainsi définir l'angle de phase séparément de la circuiterie de contrôle manuel qui aboutit à RV1.

Il faut signaler que la durée d'amorçage obtenue avec 220 k $\Omega$  et 47  $\mu$ F vaut environ 50  $\mu$  secondes sur la gâchette du triac. On pourra jouer sur ces valeurs afin d'obtenir un angle aussi proche de 180° que possible à fond de potentiomètre.

•Le réglage d'angle de phase (donc de tension à la charge et de vitesse du moteur) est établi par le potentiomètre linéaire RV1. Un intégrateur Rd C1 adoucit les déplacements du curseur vus par l'entrée (pin 6) non-inverseuse de l'ampli-op interne.

Il est très important d'utiliser un condensateur C1 de bonne qualité, et surtout de proscrire un modèle chimique dont le courant de fuite créerait un diviseur de tension problématique en pin 6. On recommande l'emploi d'un modèle mylar pour C1 car sa valeur ne dépasse jamais l µF et peut être réduite jusqu'à 0,33 μF.

• La sortie de l'amplificateur opérationnel interne s'effectue en 8, et on réalise un suiveur de tension

(gain unitaire) en la rebouclant sur l'entrée négative qu'est la pin 9.

Il serait naturellement possible de glisser un RC série dans cette boucle 8-9 s'il s'avérait utile de définir une limitation de la réponse HF de cet ampli : toutefois le gain unitaire large bande est stable pour la majorité des applications courantes.

• La pin 12 enfin permet la commande de gâchette avec un courant garanti de 100 mA au minimum. Avec 125 mA typiques et 150 mA maximum, on est sûr de déclencher les plus paresseux des triacs et ce jusqu'à 40 ampères si besoin est!

L'audace d'une liaison directe nous laisse rêveur, et le lecteur qui voudrait protéger le TDA 2088 A d'une grave défaillance du triac pourrait sans problème glisser  $100 \Omega$ , ou une diode (flèche tournée vers la pin 12), ou les deux en série entre gâchette et pin 12. La liaison directe est toutefois parfaitement fiable. On comprend qu'elle pourrait toutefois mettre en danger un triac à gâchette sensible, qu'il faut éviter ici.

Si le circuit d'aide à la commutation 120  $\Omega$  + 0,1  $\mu$ F X est un classique limiteur de di/dt, inutile dans nos applications pratiques, on doit savoir que la pin 12 est du genre obstinée avec un circuit de redéclenchement si le triac ne s'était pas mis au travail

Il est indispensable en effet de prévoir le cas fréquent où un balai du moteur serait entre deux contacts du collecteur, ou présenterait un rebond électrique; alors, l'insistance du triac par sa gâchette (et la pin 12) permet d'oublier une telle saute



C'EST UNE CHAMBRE DE GRAVURE QUE TU METS EN ŒUVRE EN UNE MINUTE TU AS UNE PLAQUE, QUATRE EQUERRES, UN SACHET ET DEUX BAGUETTES DE FERMETURE





TU DEPOUILLES LA PLAQUE , TU L'INSOLES, TU LA DEVELOPPES . ENSUITE TU PLIES LES QUATRE EQUERRES .. TU LES AJUSTES





PUIS TU METS LE TOUT DANS LE SACHET. TU VERSES DU PERCHLO .. L'ENSEMBLE ET LE TOUR EST JOUE !!







Ingelor S.A. 17-19. 54280 LANEUVELOTTE (France) 17-19, ROUTE NATIONALE nce) - TÉL. 83.29.03.43

d'humeur et la rotation s'effectue au mieux.

On peut estimer qu'avec les valeurs 47 nF et 200 k $\Omega$  pour R1 et C2, les impulsions de gâchette d'environ 50  $\mu$ s sont répétées toutes les 100  $\mu$ s jusqu'à satisfaction du moteur rétif et ou du triac fainéant... Les signaux de la pin 12 sont des pics en lancée négative ce qui est d'une élégance bien Britannique. Voyons pourquoi.

#### Les humeurs d'un triac

C'est un domaine où cohabitent mystère, ignorance, et confusion des signes. Pour y mettre un terme, nous présentons le tableau graphique de la figure 3 dans lequel l'origine des coordonnées est le potentiol V courant 0 de l'Anode 1.

Par rapport à cette Anode 1 sont mesurés le courant de gâchette la et la tension d'Anode 2 (VA2 ou VMT2 pour Main Terminal 2). Supposons que la figure 3 représente partout l'instant du déclenchement du triac.

Il suffit de consulter un data book de fabricant pour comprendre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Voici un comparatif de triacs courants dont les fameux Thomson isolés (BTA), le Motorola 2 N 6348 A (600 V - 12 A) et les Texas TIC 226et 236 (8 Å et 12 A).

En relevant l'Ist maximal pour un déclenchement à courant maximal de service, mais à température clémente, on note pour les quadrants I à IV successivement :

— Thomson BTA 06-400 B (6A/400 V): 50, 50, 50 et 100 mA (boîtier isolé).

— Thomson BTA 12-600 B (12 A/600 V): 50, 50, 50 et 100 mA (boîtier isolé).

— Motorola 2 N 6348 A (12 A/ 600 V): 50, 75, 50 et 75 mA (A<sub>2</sub> reliée au boîtier).

— Texas TIC 226 D (8 A/400 V): 50, 50, 50 et? (A2 reliée au boîtier).

— Texas TIC 236 M (12 A/600 V):50, 50, 50 et ? (A<sub>2</sub> reliée au boîtier).

Signalons pour l'anecdote que le boîtier TO 220 est général mais que le TO3 plastique Thomson BTA 41-600 B (40 A/600 V) est donné à 50, 50, 50 et 100 mA (boîtier isolé).

On déduit immédiatement que le déclenchement par courant AC de gâchette est le meilleur (Quadrants I et III) quand on peut employer un diac (SBS) ou un opto-diac tel le MOC 3020 Motorola.

Si en revanche l'attaque de gâchette est en DC, comme dans tous les circuits intégrés déphaseurs dont le TDA 2088 A, on doit imposer les Quadrants II et III, ce qui conduit à une gâchette toujours négative lors des déclenchements. En pratique, il importe de considérer comme une bonne règle de disposer le commun du montage (relié à l'Anode 1) au pôle positif de l'alimentation continue dont les tensions seront alors partout négatives.

Le TDA 2088 A est toutefois capable de résoudre les cas les plus critiques avec un I<sub>GT</sub> minimum garanti de  $100~\mu$ A. Il faut savoir en effet que les charges inductives sont fort délicates à commander. Certaines sont incompatibles avec les triacs de par leur structure.

Pour cette raison, on emploie souvent dans l'industrie des montages à 2 thyristors tête-bêche, et pour l'amateur confronté à un problème insoluble en triac, nous informons

que Thomson vend des composants dits ALTERNISTORS qui ont l'aspect, le brochage, et le mode d'emploi d'un triac TO 220.

Les alternistors sont des dispositifs bidirectionnels pour circuits réactifs et/ou fréquences de réseau supérieures à 60 Hz. Nous conseillons deux modèles TO 220 :

— TXDV 408 (400 V/8 Å) donné à 100, 100, 100 et ? mÅ (boîtier isolé).

— TXDV 612 (600 V/12 A) donné à 100, 100, 100 et? mA (boîtier isolé).

On constate la parfaite universalité d'emploi du TDA 2088 A de Plessey qui, fonctionnant dans les quadrants II et III, est à la hauteur de tous les IcT des semiconducteurs présentés. Ceux qui manquent sont de sensibilité équivalente en IcT.

#### Comment choisir un triac

Un choix correct des performances en **tension** d'un triac est important si l'on veut lui assurer un fonctionnement fiable. Pour du 220 V alternatif, la tension crête est 220 V  $\times$   $\sqrt{2}$  = 311 V plus 10 % de variation secteur EDF soit 340 V crête max.

Dans le cas d'une charge résistive, il faut alors choisir un semiconducteur à 400 V. En revanche, dans le cas d'une charge inductive, des pics de tension parasites peuvent se produire, même brièvement, rendant préférable l'utilisation de produits à 600 V.


Puisque nos applications comportent une limitation de dV/dt due à l'antiparasitage par filtre passe-bas LC, un suppresseur SIOV ou GE-MOV ou TRANSIL suffira à protéger des triacs 400 V, lesquels peuvent même s'en passer dans bien des cas. Mais c'est un autre schéma que nous verrons plus loin.

Il faut en principe tenir compte du courant crête que devra supporter le triac : par exemple un filament de lampe lorsqu'il est froid ou un moteur à son démarrage peuvent créer un appel de courant atteignant jusqu'à 10 fois celui du régime nominal.

Toutefois les semiconducteurs décrits ont une valeur en l<sup>2</sup> t très suffisante.

Une montée trop brutale de la tension d'alimentation (dv/dt), se produisant en particulier après la commutation d'un triac sur une charge inductive, peut provoquer sa mise en conduction en l'absence de courant de gâchette.

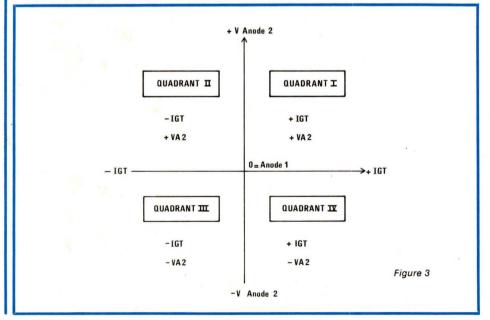Le résultat se limite à un fonctionnement défectueux, mais ne détruit pas le composant. Un circuit d'amortissement (120  $\Omega$  et 0,1  $\mu$ F (X)



dans le schéma de la figure 2) mis en parallèle sur le triac réduira le dv/dt, mais il importe de veiller à ce que la capacité en se **déchargeant** ne soit pas la cause d'un dl/dt excessif susceptible d'endommager le triac. C'est le rôle de la résistance de 120  $\Omega$ .

Au plan thermique, on sait que bien des applications se dispensent de radiateur. La faible tension de déchet des triacs en conduction l'explique. Elle est couramment de l à 2 V de part et d'autre du zéro, et l'on compte environ l à 1,2 W par Ampère (à 100 % de service) à évacuer dans un radiateur. La température limite de boîtier TO 220 est de 75° C que l'on veillera à ne jamais dépasser.

Le courant employé sera enfin majoré de 20 % (charge résistive) à 50 % (charge inductive) pour donner le courant « commercial » à l'achat du composant. Pour une perceuse de 850 W par exemple, soit 4 Ampères, choisir un triac 6 Ampères.

#### Le bouclage du TDA 2088 A

C'est le plein emploi du circuit intégré comme l'indique la figure 4. La pin l qui était inhibée précedemment est l'entrée de monitoring. Une résistance R3 de faible valeur est placée en série avec l'Anode l du triac. Le courant qui la traverse étant celui de la charge, une tension alternative qui est son image directe apparaît aux bornes de R3.


Lors des demi-alternances positives du secteur, cette tension est détectée après une nouvelle conversion en courant par R4 et entre dans le TDA 2088. Dans les applications à très fort courant, on réduit la dissipation en remplaçant R3 par le primaire d'un transformateur de courant.


La pin 4 qui restait libre en boucle ouverte va cette fois-ci être reliée à la pin 6 (entrée de référence de l'ampli-op interne) et fournira simplement en ce point un courant supplémentaire, ce qui revient à une manœuvre manuelle du potentiomètre, mais effectuée rapidement et automatiquement selon les besoins détectés.

Nous verrons plus'loin, en mise au point, le fonctionnement précis du moniteur de courant. On donne une vue d'ensemble du TDA 2088 A avec son synoptique en figure 5. Le seul élément nouveau est le moniteur de tension qui a pour fonction l'arrêt des impulsions de gâchette si la tension secteur faiblit afin de garantir un fonctionnement sûr, ou bien pas de service du tout.

### Les variateurs « Speed King »

Schéma de principe commun aux deux versions

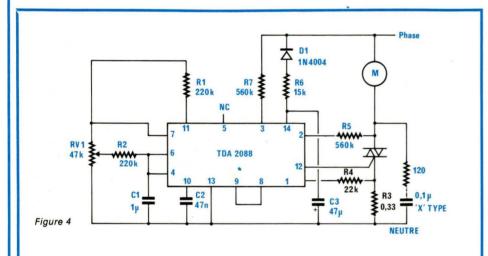

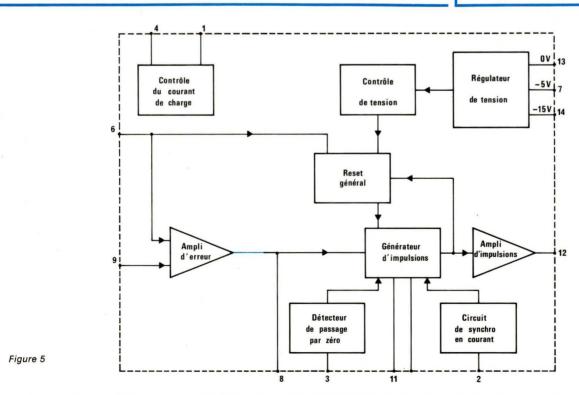

Nous ne commenterons que les nouveautés du schéma de la figure 6 qui a cherché à convenir à tous les besoins et cas d'approvisionne-

ment des composants.

Sur le - 5 V(pin 7) est placé un système facultatif de démarrage progressif à la mise sous tension. La valeur de R2 restera faible (maxi 2,7 k $\Omega$ ) pour un C1 de 220  $\mu$ F à faibles fuites. Toujours vérifier que Cı ne fait pas s'écrouler le - 5 V, ce qui ôterait quelques degrés d'angle de phase au régime maximum.

La valeur de C2 retenue est faible afin de rendre plus rapide le système de correction qui est fort stable avec  $1 \mu F$  mais un peu lent pour de petits moteurs ménagers. Ne pas descendre sous 0,33 µF pour C2 sous peine d'instabilité de la boucle, donc de vitesse « ondulante » du moteur à

wide

Nous reviendrons sur l'ajustable P2 qui, avec R7, détermine le taux de contre-réaction au paragraphe mis au point. Le suppresseur d'overshoots SP1 est conseillé pour un triac 400 V, mais ne s'impose pas avec une bobine Li de qualité.

Surtout en commande de phase variable, mais même en général, on connaît notre souci de ne pas polluer en radio ni sur les fils du secteur par retour dans toute l'installation. C'est pourquoi le désormais traditionnel L<sub>1</sub> - C<sub>5</sub> associe un tore 50-100 Hz au condensateur X (250 V efficaces) qu'est C5.

Le filtre Li - Cs présente par na-

ture la caractéristique de limitation de dV/dt et dV/dt qui étaient précédemment confiés à 120  $\Omega$  et 0,1  $\mu$ F sur le triac. Enfin, songez qu'à 90 degrés d'angle (50 % d'alimentation), le moteur reçoit des pics de 311 V sous quelques ampères : un récepteur Grandes Ondes, un micro-ordinateur et un magnétoscope en enregistrement en souffrent toujours...

Notre variateur Speed King est synchronisé en courant non pas sur l'Anode 2 du triac Q1, mais bel et bien sur le moteur lui-même (Re vers pin 2). C'est la preuve que nous avons confiance dans les triacs sélectionnés, et puis le plus important n'est-il pas le moteur lui-même?

#### Réalisation pratique du Speed King

Nous proposons 2 versions de circuit imprimé assez proches pour couvrir la gamme d'applications 220 V allant de 100 W environ au kilowatt efficace. On choisira selon son besoin. La petite carte peut prendre place dans un superbe coffret OKW (référence 90 21 687 version française). Le fond de ce coffret comporte une prise moulée qui s'insère directement dans une prise de courant, on évite ainsi de tirer des fils encombrants entre la prise et un boîtier volant. Nous avons ajouté sur le capot de ce coffret une prise standard type LEGRAND qui permet de sortir les bornes utilisation (bran-

chement du moteur à contrôler). Le potentiomètre de commande est fixé au-dessus de cette prise et ainsi très accessible. Cette présentation compacte permet une utilisation facile de l'ensemble et a été conçue pour des ustensiles de cuisine et une perceuse Prisu Adissac.

On donne le circuit imprimé en figure 7 et ses composants disposés en figure 8. Notez que le tracé permet de grouper en série/parallèle des résistances pour former les 15  $k\Omega/3$  W de  $R_5$ , et que  $R_3$  se bricole aisément aussi.

Une version plus commode pour les expérimentations et fortes puissances est proposée en figure 9 complétée par la figure 10. Celle-ci entre dans un coffret ventilé ESM-EM 14/05 sans problème majeur.

Dans les deux cas on commence par monter la configuration la plus élémentaire, R2 devient un strap et pas de C1. Les circuits ne pourraient fonctionner sans L1 et C5 que si on disposait le limiteur 120  $\Omega$  + 0,1  $\mu$ F (X) conformément aux schémas Britanniques de départ. Sinon gare au triac!

Notre version grand format a été conçue spécialement pour une perceuse 850 W (modèle Atrentsac) montée en sensitive qui était jalouse des modèles avec asservissement pur (Assenplac). Elle va bien mieux aujourd'hui grâce au TDA 2088 A sans oublier...


C) Les conseils du bon Docteur Speed


Vous serez enthousiasmés par l'effet du Speed King à condition de l'ajuster à sa charge, et aussi en fonction de votre nouveau style d'utilisation qui est à moteur égal un réglage personnel (régime de ralenti, etc...)

Sachant que dorénavant on règle la vitesse initiale par Pı (P vitesse) à un régime de ralenti, et jamais plus à fond à vide, il faut d'abord essayer son montage. Désormais l'empirisme contre-attaque!

En figure 11 est donné le schéma simplifié du régime bouclé en moniteur de courant. La dissipation dans R3 doit rester faible. On essaiera de lui donner une valeur telle qu'en service normal à vide, elle développe environ 500 mV efficaces à ces bornes (jamais moins de 150 mV pour un monitoring correct).

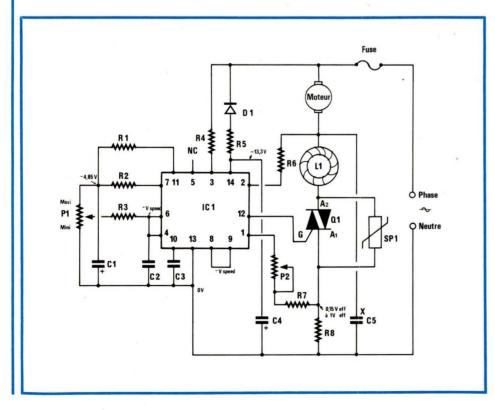R4 de la figure 11 draine un courant Im dans la pin 1, et un miroir de courant ressort en pin 4 la moitié de ce courant. Il s'ajoute au courant de la pin 6 (oublions le signe) déterminé par VR<sub>1</sub> (P vitesse).



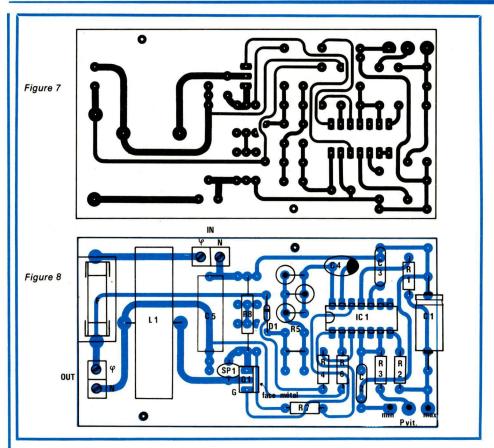

On demande que le courant en pin 6 soit d'au moins l  $\mu A$ , et que le calcul  $V_{IN}$  divisé par ( $R_2+$  Zour) donne au moins  $10~\mu A$  à la vitesse préférée. Zour, vaut ici pour simplifier  $0.5\times~RV_1$  soit par exemple  $25~k\Omega$ .

S'il est clair que le taux de contre réaction dépend de la valeur de R<sub>3</sub>, celle-ci établie, il n'est plus fonction que du rapport entre R<sub>4</sub> et (R<sub>2</sub> + Zour). Une bonne procédure consiste donc à définir R<sub>4</sub> en dernier, d'abord trop forte pour agir, et de la réduire jusqu'à la valeur donnant l'effet souhaité.

Lorsqu'un fonctionnement à des vitesses diverses est nécessaire, on découvre souvent que le degré de réaction optimum est différent selon les vitesses. Ce problème peut être réduit en utilisant la variation de Zour selon la position du potentiomètre pour altérer le rapport de contreréaction.

Les circuits des schémas précédents produisent une caractéristique où la contre-réaction est au maximum pour la demi-vitesse (90° d'angle environ), et elle se réduit pour des réglages supérieurs ou infé-

### Infos

### Un nouveau produit FLUKE

#### Transformez vos multimètres en thermomètres numériques

Le module pour mesure de température 80 TK est muni d'une sonde à thermocouple chromel-alumel (K) permettant d'effectuer des mesures de température de – 50° C à 1000° C.

Cet accessoire transforme facilement les multimètres de poche FLUKE en thermomètres numériques et, grâce à trois capteurs différents, interchangeables, il peut s'adapter à la mesure à effectuer, sur des surfaces, en immersion ou dans des endroits peu accessibles.

Les capteurs actuellement disponibles sont :

- 80 PK-1 sonde souple de 1,2 m isolée teflon
- 80PK-2 sonde métallique (15 cm) pour immersion
- 80 PK-3 sonde de surface.



Le 80 TK peut également être utilisé avec n'importe quel autre multimètre numérique; ce module trouve particulièrement son application avec le multimètre de poche FLUKE, modèle 27 qui, grâce à sa fonction MIN/MAX, transforme celui-ci en un thermomètre numérique

à minima/ maxima.

L'opérateur visualise la température instantanée tandis que l'appareil garde en mémoire la valeur la plus basses et la valeur la plus haute.

Celles-ci peuvent à tous moments, être relues par l'opérateur.


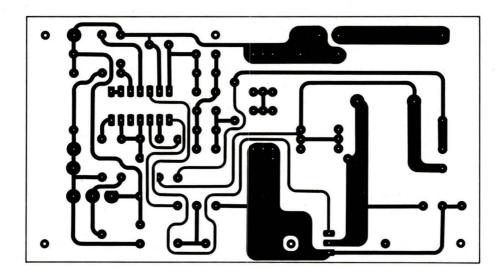


Figure 9

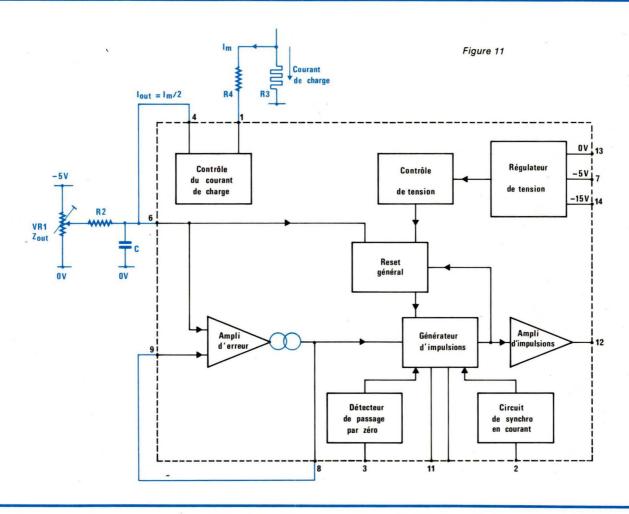

rieurs.

La figure 12 a montre un arrangement par lequel le taux de contreréaction diminue quand la vitesse augmente. En figure 12 b, le cas est inverse et le monitoring augmente quand la vitesse augmente.

La figure 12 c concerne les application où des vitesses préétablies devraient être commutées. Dans ce cas le monitoring peut être optimisé pour chaque vitesse en choisissant les rapports des résistances  $R_A$ :  $R_B$ ,  $R_C$ :  $R_D$ ,  $R_E$ :  $R_F$ , pour fixer les vitesses souhaitées, puis les valeurs  $R_A//$   $R_B$ ,  $R_C//$   $R_D$ ,  $R_E//$   $R_F$  pour donner Zout et ajuster par là même le facteur de correction, soit  $R_A//$  Zout.

Pour terminer, nous proposons en figure 13 un dispositif d'alimentation

pour le TDA 2088 A par réactance capacitive, ne dissipant pas de calories. Il peut facilement remplacer le couple 15 k $\Omega$ /3 W + diode reliée en pin 14. D'autant mieux que les circuits imprimés présentent à ce niveau des emplacements possibles.

D. JACOVOPOULOS





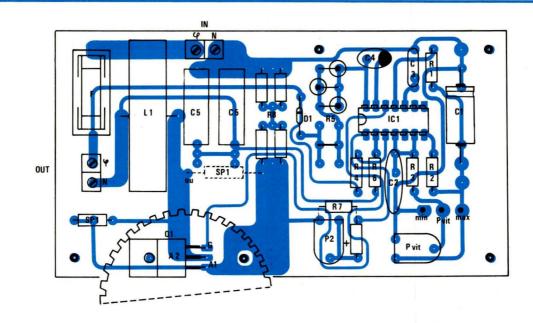



Figure 10

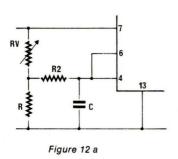

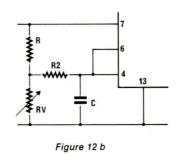

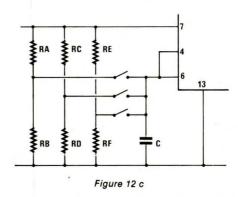

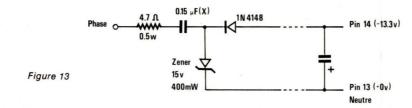

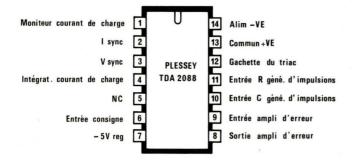



#### Nomenclature

#### Variateur 1 kW

#### Résistance à couche 5 % 0,25 W sauf mention contraire

 $R_1: 180 \text{ k}\Omega$ 

 $R_2$ : 0 à 2,7 k $\Omega$  (voir texte)

R<sub>3</sub>: 220 kΩ

R<sub>4</sub>: 560 kΩ

R<sub>5</sub>: 15 k $\Omega$ , 3 W ou 3 × 47 k $\Omega$ , 1 W,

R<sub>6</sub>: 560 kΩ

 $R_7$ : 3,3  $k\Omega$  + ajustable 22  $k\Omega$  hori-

zontal

Rs:  $0.15 \Omega$ , 3 W (ou voir texte)

#### Condensateurs

C1: 0 à 220 µF, 10 V faible fuite

 $C_2: 0,33 \mu F \dot{a} l \mu F mylar uniquement$ 

C3: 47 nF mylar

C4: 47 à 100 µF, 16 V

C<sub>5</sub>:  $2 \times 0.22 \,\mu\text{F}$ , 250 V eff/X

#### Semi conducteurs

Q1: Triac selon besoin (voir texte) ou 400 V, 6 A-BTA 06-400 B THOMSON

D1: 1N 4005 à 4007

IC1: TDA 2088 A PLESSEY (pas

d'équivalent)

#### **Divers**

SP1: SIOV Siemens 510 K 250 ou GE MOV (G.E.) V 250 LA 20

Self torique 220 V/6 A genre RI

406 PC Schaffner

Coffret ESM EM 14/05 (relier à la terre), radiateur ISKRA ML 11 ou

ML 16

Ajustable horizontal ou potentiomètre 47 k $\Omega$ /A + gros bouton

Fil 3 x 1 mm et prises 6 ou 10 A avec

terre M + F Legrand

Porte fusible circuit imprimé + fusible 5 x 20 mm 6.8 ou 10 A

2 borniers LUMBERG KRE 2 et 2 passe-fils caoutchouc

#### Variateur 250 W Résistances à couche 5 % --0,25 W sauf mention contraire

R<sub>1</sub>:  $180 \text{ k}\Omega$  ou  $220 \text{ k}\Omega$ 

 $R_2$ : 0 à 2,7 k $\Omega$  (voir texte)

R<sub>3</sub>: 220 kΩ

R<sub>4</sub>: 560 kΩ

Rs:  $15 \text{ k}\Omega$ , 3 W ou 3 x 47 k $\Omega$ , 1 W,

etc...

R<sub>6</sub>: 560 kΩ

 $R_7$ : 22  $k\Omega$  (ou voir texte)

R<sub>8</sub>: 1,5  $\Omega$ , 3 W ou 4 x 1,5  $\Omega$ , 0,5 W

#### Condensateurs

 $C_1$ : 0 à 220  $\mu F$ , 10 V faible fuite

C2:0,33 µFàl µF mylar uniquement

C3: 47 nF mylar

C4: 47 à 100 µF, 16 V

Cs: 0,1 µF, 250 V eff/X

#### Semi conducteurs

Q1: Triac BTA 06-400 B (ou voir texte)

- 400 V, 6 A THOMSON

Di: 1N 4005 à 4007

IC1: TDA 2088 A PLESSEY (pas

d'équivalent)

#### **Divers**

SIOV Siemens S 07 K 250, S 07 K 275 ou GE-MOV (General Electric) 250 V Self torique pour antiparasitage secteur 1 A ou RI 403 PC Schaffner Coffret OKW (voir texte).

Potentiomètre linéaire 47 k $\Omega$ / A avec

bouton gros diamètre

Fil  $3 \times 0.5$  mm et prises Legrand

avec terre (fil jaune/vert)

Porte fusible pour circuit imprimé avec fusible 5 x 20 mm de 3,15 A

### Infos

#### Pince multimètre digitale AC 30

BECKMAN élargit sa gamme de pinces ampèremétriques en introduisant sur le marché français le nouveau modèle « AC 30 ».

Cet appareil a une vocation universelle dans le domaine de l'électricité en général puisqu'elle réalise dans un même boîtier les fonctions suivantes:

- Mesure de courants jusqu'à 300 amp. AC.


- Mesure de tensions jusqu'à 500 V AC.

Test de continuité sonore.

L'affichage se fait par des cristaux liquides (LCO) 3 1/ digits, avec possibilité de mémoriser la lecture.

La précision est de 1,5 % en courant, 1,2 % en tension. L'AC 30 est protégée jusqu'à 750 V pendant l minute.

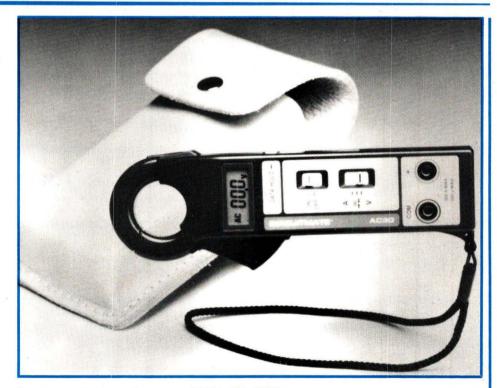En outre, elle est livrée dans un bel étui cuir particulièrement robuste.



Beckman industrial l bis, avenue du Côteau

93220 GAGNY Tél.: (1) 43.02.76.06

# **ALLO** 20.70.23.42

### **VENTE PAR CORRESPONDANCE**

.Rapidité:

expédition le jour-même de toute commande reçue avant 12 h par PTT recommandé urgent.

plus de 10 000 références de composants actifs et passifs.

. Stock:

500 m² de magasin et d'entrepôt bourrés de matériel électronique.

### Promotion

sous forme de pochettes de composants : matériel neuf de grandes marques.



**50 CIRCUITS** INTÉGRÉS TTL dans la série 7400 à 7496

50 F



25 CIRCUITS INTÉGRÉS TTL dans la série 74100 à 74600

50 F



50 SUPPORTS de CI de 8 h à 40 h

50F

50 LEDS rouge Ø 3 et 05

35F

50 LEDS couleurs assorties

35F



10 TRIACS T0220. 6 ampères, 400 volts

30 F



50 TRANSISTORS B.F.

2 N 1711 2 N 2905 BC 107. BC 557 etc...

30 F



25 TRANSISTORS H.F

FT > 250 MHz.2 N 2222. BF 200. BF 245

30 F



25F



1000 RÉSISTANCES 1/4 et 1/2 W couche

carbone et métal de 4,7  $\Omega$ 100 F à 4,7 MΩ



200 RÉSISTANCES précision 1 % couche métal de 4  $\Omega$  à 1 M $\Omega$ 

40 F



50 POTS aiustables PM pas 2,54. 22 Ω à 1 MΩ

30 F



25 POTS ajustables cermet PM. pas 2,54 22  $\Omega$ à 1 MQ

30 F



10 POTS ajustables multitour. 100 Ω à 47 K

40 F



10 POTS ajustables professionnels. Type T 7 Y. PC 19 ou similaire

40 F



**50 CONDENSATEURS** 

plastique moule 1 nF 0,47 uF. 100 v et 250 v

25 F



50 CONDENSATEURS

drapeau C 280 1 nF à 0,47 uF. 100 v et 250 V

25<sup>F</sup>



100 CONDENSATEURS

céramique de découplage, pas de 5,08 et 1 mm. 22 nF

40 F



**50 CONDENSATEURS** 

chimiques, 1 uF à 2200 uF.

10 v à 63 v

50 F



**50 CONDENSATEURS** 

Tantale goutte 0,1 uF à 33 uF. 6,3 v à 50 v

50 F



**20 CONDENSATEURS** 

ajustables céramique et plastique 6 pF à 40 pF

30 F



15 SELFS moulées miniatures. 1 uH à 10 mH

20 F

50 FUSIBLES PM et GM de 0,03 A à 10 A

30 F



5 RELAIS de 1 Travail à

30 F



30 AMPOULES pour voyant de 3 à 220 volts

20 F



10 INTERS divers. Glissière, bascule, etc...

25 F



4 VU-MÈTRES

35F

Vente par correspondance : exclusivement à Roubaix. 1) Règlement à la commande ajouter 25,00 F pour frais de port et d'emballage. Franco de port à partir de 500 F. 2) Contre-remboursement : mêmes conditions, majoré de 23,00 F

ctronique - Diffusion

62, rue de l'Alouette, 59100 ROUBAIX Ø 20.70.23.42.

R.C. ROUBAIX A 324.111.376

234, rue des Postes, 59000 LILLE Ø 20.30.97.96

(Métro Porte des Postes)




OTRE société est de plus en plus gourmande en

matière de communications audiovisuelles. quelque soit le type de liaison envisagée, l'information véhiculée aboutit ou transite toujours par un ensemble de visualisation. Par ailleurs. les remous suscités par l'introduction des nouvelles chaînes privées en France, prouvent à quel point la télévision a pénétré nos foyers. Pour ces raisons, le tube cathodique couleur est devenu le maillon essentiel d'une vaste chaîne de reproduction visuelle. M. Bouyer, PDG de RTC Compelec, n'hésite pas à affirmer qu'il costitue la clef de voûte de l'industrie électronique actuelle. Perdre « la bataille du tube » reviendrait à terme pour l'Europe à brader des pans entiers de son industrie électronique.

Nous vous avions présenté en juin 1984 le centre industriel RTC de Dreux où sont produits les tubes 22 et 26" du groupe Philips. A l'époque il ne s'agissait que du système 30 AX.Depuis maintenant un an. le nouveau tube 45 AX (FST) y est aussi fabriqué dans les mêmes dimensions. Sans revenir sur l'organisation du centre de Dreux qui n'a pas changé dans les grandes lignes, nous allons essayer de vous présenter nouveau ce tube et les modifications de la chaîne de fabrication que sa production implique.

### <u>Technique</u>

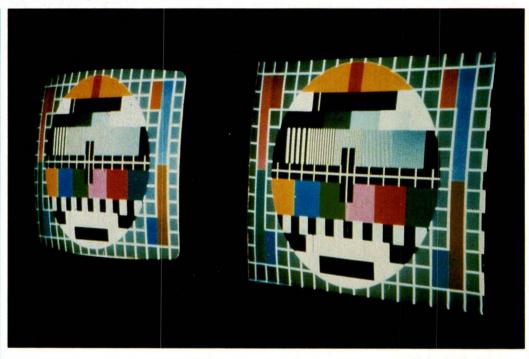

A droite tube 66 cm 45 AX, à gauche tube 30 AX de mêmes dimensions. La différence de géométrie est très visible mais accentuée en faveur du 45 AX à cause de l'angle de prise de vue.

### Le nouveau tube FST 45 AX Philips et sa fabrication au centre RTC Compelec de Dreux

# Tout d'abord quelques rappels économiques

A l'heure actuelle la production mondiale annuelle de tubes couleur représente environ 60 millions d'unités avec une croissance avoisinant 4 % l'an. La moitié de cette production est japonaise! Seul, au plan mondial, le groupe Philips peut encore faire face au bloc nippon; Philips reste d'ailleurs, en quantité, le premier producteur. Cette position est en grande partie due à une grande diversification géographique des implantations (présence sur les trois continents du monde occidental) mais aussi à une technologie de pointe.


Le groupe dispose de ses propres verreries qui fournissent environ la moitié (avec Corning) du verre consommé. Par ailleurs, la production est segmentée pour format. Ainsi Dreux réalise les deux grands formats ainsi qu'Aix-la-Chapelle. Les petits formats sont produits en Autriche, à Lehbring, les moyens à Durham en Angleterre.

A propos des formats, ouvrons une parenthèse pour signaler qu'une nouvelle standardisation des cotes vient d'être adoptée. Dorénavant la seule dimension à retenir sera la diagonale d'image utile et non plus celle prise d'un bord à l'autre de la dalle par exemple.

Ainsi, le nouveau FST de 66 cm fait bien 66 cm de diagonale image, alors que l'ancien 66 cm 30AX devient un 63 cm.

Le tube à coins carrés a été à l'origine créé sur une initiative japonaise pour accroître les ventes sur un marché saturé. Tous les constructeurs ont été obligés de suivre. Philips est allé encore plus loin en proposant le FST.: Flat and square tube, soit tube plat à coins carrés, dont les différents formats constituent la famille 45AX. En fait, ce tube n'est évidemment pas plat, mais l'accroissement du rayon de courbure de la dalle par rapport aux systèmes concurrents permet de se rapprocher de l'idéal. Cela a imposé d'évidentes contraintes technologiques que nous allons maintenant évoquer.

### <u>Technique</u>

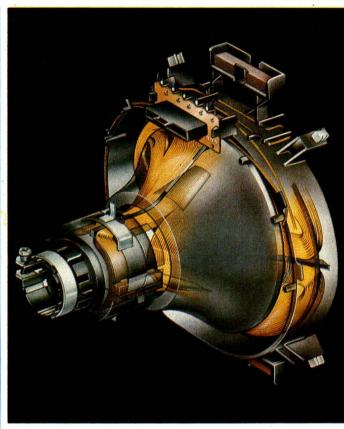

Le déviateur selle-selle 110°, 45 AX.

#### Le système 45 AX

En termes de qualité d'image, on ne peut pas vraiment dire que le FST amène des changements radicaux. Certes, l'esthétique y gagne, les distorsions dans les coins sont diminuées et les réflexions lumineuses parasites venant de l'arrière du télespectateur, réduites.

En fait, le constructeur a surtout profité de l'introduction de ce nouveau système pour améliorer divers éléments constitutifs, qui, s'ils n'ont pas une incidence prépondérante sur la qualité d'image n'en sont pas moins significatifs sur les plans consommation et fiabilité.

Les changements des méthodes de production impliquées par le 45AX permettront par ailleurs un meilleur positionnement technologique des produits futurs.

Il s'agit toujours d'un tube autoconvergent HIBRI (haute brillance) avec canons coplanaines et correction statique par anneau multipole magnétisé en usine.


Les modifications technologiques apportées pour le système 45AX par rapport au système 30AX se situent à quatre niveaux : La verrerie, le masque, le canon et le déviateur.

#### La verrerie

C'est à ce niveau que l'innovation est la plus évidente puisque visible.

Le rayon de courbure de la dalle a été augmenté dans un rapport 1,5 à 2 suivant les formats. On peut en effet considérer la dalle comme une portion de sphère dont le rayon représente le rayon de courbure. Cette caractéristique associée aux angles vifs (coins carrés) entraîne une moins bonne tenue

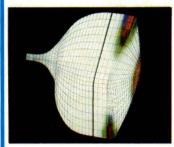théorique aux contraintes mécaniques que pour une dalle conventionnelle si on veut conserver une masse de verre et, par conséquent, un poids identique. La conception de la verrerie a donc fait l'objet d'études poussées et notamment de simulations de contraintes sur ordinateur (voir photo).



Modelisation de la répartition des contraintes appliquées à la verrerie 45 AX, sur ordinateur.

#### Le masque

La courbure du masque doit suivre celle de la dalle. L'ensemble cadre-masque et son système de fixation sur l'intérieur de la dalle ont été totalement repensés.

Il est plus difficile de conserver une pureté et un impact correct des faisceaux dans les coins avec un écran plat carré.


L'ancien système de suspension du cadre par 4 bilames a donc été remplacé parce que trop sensible aux effets de la température. Les déformations dues à la dilatation seraient devenues inacceptables. N'oublions pas qu'environ 80 % du courant de faisceau incident est transformé en chaleur.

Il n'y a plus de cadre à proprement parler mais un diaphragme conçu dans la même feuille de métal que le masque. Ces deux éléments sont soudés par laser à la fabrication. L'association masque-dalle est réalisée par 4 étriers rotule, un dans chaque coin. La verrerie est donc étudiée pour recevoir 4 tétons.

Cette nouvelle « suspension » permet de conserver une convergence optimale quel que soit le déplacement du masque engendré par la température. En outre, la diminution du poids de l'ensemble garantit une meilleure immunité envers les vibrations et les chocs.



Image synthétisée sur ordinateur de la nouvelle fixation dalle-masque.

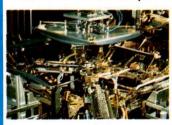

Assemblage et soudure du cadre (diaphragme) et des étriers de fixation.

#### Le canon à électrons

La première modification au niveau du canon concerne l'ensemble filament-cathode.
L'adoption d'un nouveau type de cathode, dite « champignon » à cause de son aspect, a permis de diminuer la puissance consommée pour le chauffage.

Ainsi, celle-ci pour chaque filament a été ramenée à 0,6 W au lieu de 1,5 W en 30AX. Ce gain provient de la réduction pour la cathode des pertes par radiations et conduction thermique.

Le reste du canon a aussi fait l'objet d'innovations dont :

• Réduction de la tension de blocage qui passe de 145 V à 125 V et permet d'abaisser la dissipation dans les étages de sortie vidéo.

 Augmentation de la tension de focalisation :
31 % de la THT au lieu de 28 % auparavant. Ceci permet d'obtenir un spot plus fin.


• Enfin, modification des lentilles électroniques (voir photo). L'angle de faisceau approprié est obtenu dès la première




La nouvelle optique électronique (photo du dessus) améliore la convergence statique. En bas système 30 AX.



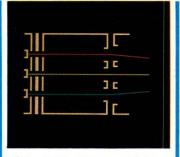lentille (triode: cathode, wehnelt, G2). Il n'y a plus de décalage de l'ouverture dans la lentille principale (G3, G4). On améliore ainsi les convergences statiques qui deviennment indépendantes de la focalisation.



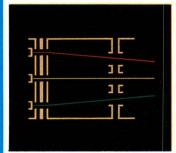
Préfocalisation obtenue par la triode K, G1, G2 dans le système 45 AX. En haut l'ancien canon 30 AX.


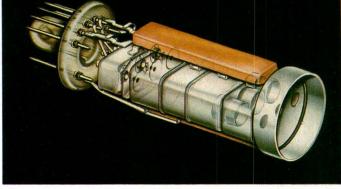
#### Le déviateur

Il n'y a pas de gros changement de technologie en ce qui concerne le déviateur, mais contrairement au système 30AX, l'ensemble tube déviateur est indivisible et réglé en usine.

Pour les 110° il s'agit de la technologie selle-selle avec ferrite



conique (voir photo). La correction de géométrie E-O à apporter est de 7 %.

Pour les 90° il s'agit du type selle-tore sans correction de géométrie électronique.

La position de la ferrite conique dans le cas des tubes 110° est ajustée en usine pour obtenir des performances optimales. Ceci explique le



Réglage et appariemment tube-dé-


Vue complète du nouveau canon 45 AX.

changement de philosophie et le retour à l'appariemment stricte tube-déviateur.



Positionnement du tube dans le réceptacle d'almantation de l'anneau multipôle.

Suite page 92.

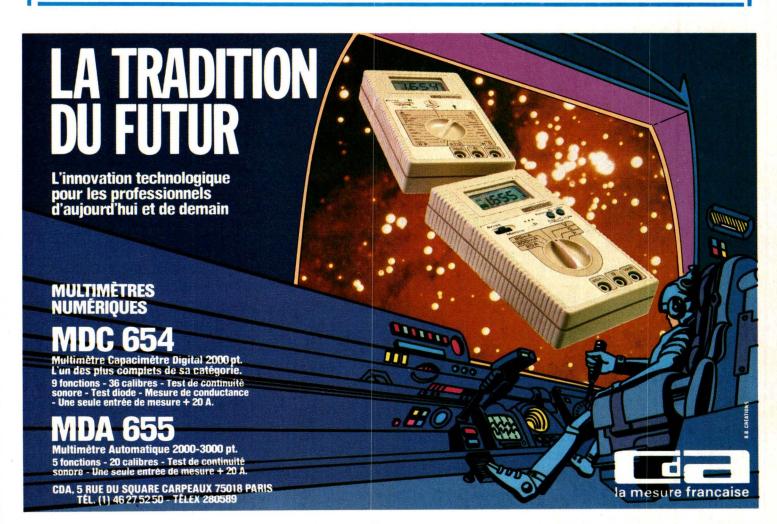

# COMPTOIR DU LANGUEDOC

TRANSISTORS	TRIACS	DECLI ATEUDS DE TENSION	INTERS A LEVIER
	6 A 400 V isoles 4.001 par 10 35.00	Positif 1,5 A Négatif 1,5 A	Diamètre percage 12 mm   Diamètre percage 6.35 mm
AC 125 3.00 309 1.00 677 2.50 BU 126 3.00 311 1.00 678 2.50 108 12,00 127 3.00 313 1.50 BDX 18 7.00 126 13,00 128 3.00 318 1.50 BDX 18 7.00 126 16,00 128 3.00 318 1.50 BDX 18 7.00 126 16,00 128 3.00 318 1.50 BDX 31 3.50 208 16,00 128 3.00 318 1.50 BDX 31 3.50 208 16,00 128 3.00 318 1.50 BDX 31 3.50 208 16,00 128 3.00 318 1.50 BDX 31 3.50 208 16,00 128 3.00 318 1.50 BDX 31 3.50 208 16,00 128 3.00 318 1.50 BDX 31 3.50 208 16,00 128 3.00 318 1.50 BDX 31 3.50 208 16,00 128 3.00 318 1.50 BDX 31 3.50 208 16,00 128 3.50 318 1.50 BDX 31 3.50 208 16,00 128 3.00 318 1.50 BDX 31 3.50 208 16,00 128 3.00 318 1.50 BDX 31 3.50 208 16,00 128 3.00 318 1.50 BDX 31 3.50 208 16,00 128 3.00 318 1.50 BDX 31 3.50 208 16,00 128 3.00 318 1.50 BDX 31 3.50 208 16,00 128 3.00 318 1.50 BDX 31 3.50 208 16,00 128 3.00 318 1.50 BDX 31 3.50 208 16,00 128 3.00 318 1.50 BDX 31 3.50 208 16,00 128 3.00 318 1.50 BDX 31 3.50 208 16,00 128 3.00 318 1.50 BDX 31 3.50 208 3.00 318 1.50 BDX 31 3.50 208 3.00 318 1.50 BDX 31 3.50 208 3.50 208 3.00 318 1.50 BDX 31 3.50 208 3.00 318 1.50 BDX 31 3.50 208 3.00 318 1.50 BDX 31 3.50 208 3.50 208 3.00 318 1.50 BDX 31 3.50 208 3.00 318 3.50 208 3.00 318 3.50 208 3.00 318 3.50 208 3.00 318 3.50 208 3.00 318 3.50 208 3.00 318 3.50 208 3.00 318 3.50 208 3.00 318 3.50 208 3.00 318 3.50 208 3.00 318 3.50 208 3.00 318 3.50 208 3.00 318 3.50 208 3.00 318 3.50 208 3.00 318 3.50 208 3.00 318 3.50 208 3.00 318 3.50 318 3.00 318 3.50 318 3.00	4 A 400 V non isoles 3,50 par 10 30,00 8 A 400 V non isole 4,00 par 10 35,00 DIAC	5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 24 V <b>5,00</b> 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 24 V <b>5,00</b> L200 = TDA 0200 variable : en U de 3 V à 36 V, en I de 0 à 2 A,	3 A 250 V Miniature 3 A 250 V Invers. simple 2,00 Invers. simple 4,50 Invers. bipol. 9,00
127 3,00 313 1,50 BDX 18 7,00 126 13,00 128 3,00 318 1,50 BDX 33 3,50 208 16,00 180K 4,00 321 1,00 BDX 34 3,50 326 9,00 181K 4,00 327 1,20 BDX 64 8,00 406 6,00	DA 3. 32 V piece 1,50   par 5	boîtier TO 220 protégé. Note d'application sur demande 10,00 PROMOTION	Invers. double   5,00   Invers. tripol   18,00   6 A 250 V   Poussoir miniature   Contact poussé   6,00
187K 3,00 328 0,80 BDX 65 8,00 408 6,00 188K 3,00 337 1,20 BDX 66 6,00 500 15,00	T.T.L. TEXAS	LM 317 variable	Invers. simple
AD 338 0,80 BF 800 12,50 149 8,00 413C 0,50 115 3,00 806 8,50 161 5,00 546 1,00 117 1,00 BUX 37. 15,00	SN 74         7400 = 74 LS 00           00         2,50         51         2,50         141         8,00           01         2,00         53         2,50         145         9,00	les 10 pièces 15,00 RADIATEURS	Inter contact mercure
AF 548 100 173 3,00 BUX 8135,00	02	PROMOTION	Inverseur double à glissière
125 3,00 549 0,95 177 3,00 31 2,50 126 3,00 556 0,80 179 4,00 32 2,50 127 3,00 557 0,80 180 4,00 34 4,00 BC 558 0,80 181 4,00 2955 4,00	05 3,00 72 4,00 154 10,00 06 4,00 73 3,50 155 7,50 07 5,00 74 4,00 156 7,50	Pour TO 220, petit mod. anodisés	Inverseur double 3 positions les 10 6,00 Inverseur miniature à levier à palette, simple ou double
107-AB 1,80 559 0,90 182 3,00 2N 108-AB 1,80 BD 183 4,00 1711 2,00	08 <b>4,00</b> 75 <b>5,00</b> 157 <b>7,50</b> 09 <b>3,00</b> 76 <b>3,50</b> 160 <b>10,00</b>	Pour 2 × TO 220 non anodisés 30 W         la pièce 3,00           Percé pour 1 × TO 3 anodisé 15 W         la pièce 5,00           Percé pour 1 TO 3 anodisé 50 W         la pièce 10,00	Inverseur à glissière 8 circuits, 2 positions les 5 10,00 Inverseur distributeur 4 positions bakélite noire la pièce 1,00
143 2,00 136 2,50 185 2,00 2222 A 1,80 147 1,00 137 3,00 194 2,50 2369 1,50	10 2,50 78 4,80 161 9,50 11 3,00 80 12,00 162 8,50 12 3,00 81 8,00 163 9,50	OUTILLAGES	Inter 2 circuits + voyant 12 V éclaire rouge
159 1,00 138 3,00 195 2,50 2646 8,00 170 1,00 139 3,00 196 2,50 2905 A 2,00 171 171 1,00 140 3,00 197 0,95 2907 A 1,80	13 5,00 83 9,50 164 9,50 14 8,00 85 4,00 173 13,00 15 2,00 86 5,50 174 10,00	FERS A SOUDER — 220 V livrés avec panne et cordon 3 fils.	POUSSOIRS EN PROMOTION
172 1,00 162 2,00 198 2,00 3053 2,50 173 1,00 163 2,00 199 2,00 3055 RTC 5,00 177 1,80 165 2,00 200 2,00 3055 MOT 8,00	16 3,50 90 5,50 175 8,00 17 3,50 91 5,80 180 7,00 20 2,50 92 5,50 182 8,50	Modèle Delta 25 W	Poussoir micro cont. 16 A 250 V, cont. repos
178 1,80 237 2,50 245C 2,50 3442 5,00 179 2,00 238 2,50 255 3,00 3771 4,00 205 1,00 239 3,00 259 3,00 3773 3,00	25	30 W 200 V 60,00 Panne 30 W 7,00 40 W 220 V 62,00 Panne 40 W 9,00 50 W 200 V 63,00 Panne 60 W 9,00 JBC 30 W + panne longue durée 105,00	Contact poussé les 10 10,00 les 20 15,00  Poussoir carré 12 × 12 mm, contact repos 1,00  Poussoir inverseur 5 A, 220 V 2,00
2371,50 4373,00 3363,00 38193,00 2373,00 44168,00	28 3,50 96 4,80 193 10,00 30 2,50 107 4,80 198 9,50	JBC 30 W + panne longue durée       105,00         JBC 14 W + panne longue durée       120,00         Panne longue durée JBC       30,00	Poussoir double inverseur les 10 5,00
2391,80 6752,50 4942,00 4870 ujt4,00 3071,00 6762,50 4952,00	32 4,50 109 7,50 365 5,00 37 3,50 113 4,50 366 14,00 38 4,00 121 6,00 367 14,00	Pistolet soudeur instantané 120 W, 220 V 100,00  POMPES A DESSOUDER	SUPER PROMOTION  Inverseur à bascule momentanée les 10
308 1,00 PROMOTION —	40 2,50 122 6,50 368 11,00 42 5,50 123 7,00 390 15,00 43 9,00 125 5,50 393 12,00	Mini L : 18 cm - 1 embout gratuit	Poussoir double inter simple à bascule les 20
BC 238 B les 30 12,00 BF 199 les 20 10,00 BC 256 A les 30 12,00 BF 233 les 30 12,00 BC 307 les 30 10,00 2N 1711 les 10 14,00	44 9,50 126 6,00 45 9,50 128 7,00 PHOTOCOUPLEUR 46 8,00 132 7,50 NEC 3,00	Pompe L 200 mm double joint 60,00 Embout Teflon de rechange 10,00	Poussoir 2 circuits contact inverseur
BC 328 les 25 10,00 2N 2222 les 10 10,00 BC 413 C les 30 10,00 2N 2369 les 10 10,00	47 7,00 136 5,00 48 14,00 138 9,00 TIL 111 ou 50 2,50 139 9,00 4 N 35 8,00	Qualité professionnelle Bobine de 250 g · 10/10	COMMUTATEURS
BC 548 les 30 10,00 2N 2907 les 10 10,00 BC 549 les 30 10,00 2N 2907 TO 92 les 20 10,00	C. Mos	Bobine de 500 g · 10/10 90,00 Bobine de 250 g · 5/10 60,00	ROTATIFS
BC 557 les 30 10,00 2N 3055 80 V les 4 15,00 BC 639 les 30 10,00 2N 4403 les 30 10,00 BC 640 les 30 12,00 2N 5143 les 30 10,00	4000 2,00 4029 6,00 4073 3,00 4001 2,50 4030 4,00 4075 3,00 4002 2,00 4035 6,00 4077 4,00	Type Mini         25,00         Spécial THT         31,00           Type Standard         34,00         Givrant         25,00           Nettoyage magnétique         24,00         Tresse à dessouder         11,00	3 circuits, 4 positions
MPS L01 les 40 10,00 TH 124, TEXAS, NPN, 300 V, 10 A, TOP 3 les 2 10,00	4002 2,00 4035 6,00 4077 4,00 4007 2,40 4040 8,00 4078 3,00 4008 6,50 4041 9,00 4081 3,00	Pate d'évacuation thermique (blanche) la seringue 10 g 23,00	COMMUTATEURS A TOUCHES AVEC BOUTONS
BR 101, élément bistable de commutation	40093,30 404211,00 40823,00 4010 4.00 4043 6.00 4093 5.00	PERCEUSES Mini-perceuse 9-14 V livrée sous blister, avec 3 mandrins + 14 outils divers Super prix 95,00	2 touches
MPU 131, unijonction les 20 10,00 SPRAGUE TO 92 identique à BC 107 les 50 10,00 ITT FET-EC 300 TO 18 les 10 10,00	4011     2,50     4044     7,50     4094     13,00       4012     3,00     4046     7,50     4098     7,00       4013     3,50     4047     8,80     4501     4,50	MODELE DE PRECISION MINIATURE - TYPE P5  Vitesse maxi 16 500 tr/mn, Tension 12 à 18 V. Puissance maxi 80 W	dans boîtier de 166 x 70 x 25. La pièce 2,00 Clavier étanche dim. 60 x 80, 12 touches carrées 10x10 20,00
Trans.TEXAS, boit. métal, silicum PNP 30 V, 0,3 A les 40 10,00 BD 646 TO 220 PNP 60 volts 6 A	4015 7,00 4049 4,00 4503 5,00 4016 3,80 4050 4,00 4507 4,50 4017 5,00 4051 6,00 4508 28,00	La perceuse 210,00   Le support 190,00 Le transformateur-variateur 230,00 MOTEUR PAS A PAS	VOYANTS
BUX 48 TO 3 NPN 800 volts 15 A	40185,00 40526,00 45118,50 4019 4.50 4053 6.00 4512 7.50	Fabrication suisse, qualité professionnelle. 220 V sortie sur axe 4 mm - 3 modèles	
20 X BF 123 TO 123 350 MHz les 20 10,00 La super pochette 2 SA 933.S=BC 177 les 40 10,00	4020 <b>7,50</b> 4060 <b>8,00</b> 4518 <b>6,80</b> 4021 <b>7,50</b> 4066 <b>4,00</b> 4250 <b>7,00</b> 4022 <b>6,50</b> 4068 <b>4,00</b> 4528 <b>7,00</b>	1 tour pour 5 secondes 1 tour pour 6 heures la pièce	Rouge, vert, bleu ou orange avec ampoule rond ou carré, perçage 10,2 mm 220 V néon sur fils
DIODES	4023 2,40 4069 2,00 4538 12,00 4024 6,00 4070 2,50 4539 7,50	FORETS ————————————————————————————————————	6 V 0,03 Å cosses
DVM-00 DV 007 4 FO L 1N 4001 À 1N 4007 0 FO	4027 7,00 4071 2,50 4585 7,50 4028 5,90 4072 2,50	La pièce	quinze modèles la pochette de 50 10,00
Diode germanium genre 0A 95 0,60   200 V 3 A	LM 301	diodes, etc. LAB DEC 50090,00   LAB DEC 1000165,00	FIL DE CABLAGE
1N 914 = BAV 10	LM 308 H 5,00 TBA 800 8,00 LM 311 6,70 TBA 810 8,00 LM 380 11,50 TDA 2002 11,00	LAB DEC 630, spécial circuit intégré	Monobrin rigide   Multibrin souple   5/10   les 25 m   9,50   0,2 mm²   les 25 m   13,00   0,4 mm²   les 25 m   19,00
3 A 400 V les 10 5,00 2 A 100 V les 10 4,00	NE 555. 8 pattes 4.00 TDA 2003 10.00 NE 556 4.00 TDA 2004 22,00 UA 741. 8 pattes 4.00 TDA 310 3,00	Atta	7/10les 25 m 15,50 0,6 mm²les 25 m 21,50 8/10les 25 m 21,00 Fil torsadé souple Fils blindés
DIODES ZENER 1,3 W	SO 41 P         15,50         TDA 2020         20,00           SO 42 P         16,50         TL 071         6,50           TAA 550         2,00         TL 072         11,00	Plastique gris forme pupitre         Alu avec visserie           Réf. 362         32,00           Réf. 1 a ou 1 b         11,00           Réf. 363         56,00           Réf. 2 a ou 2 b         12,00	2 cond. 0,2 mm <sup>2</sup> le m 1,25 1 cond. 0,2 mm <sup>2</sup> le m 2,60 3 cond. 0,2 mm <sup>2</sup> le m 1,75 1 cond. 0,4 mm <sup>2</sup> le m 3,75 4 cond. 0,2 mm <sup>2</sup> le m 2,10 2 cond. 0,2 mm <sup>2</sup> le m 4,00
4,7 V à 68 V	TAA 651 B 9,00 LUAA 170 35,00 UAA 180 35,00 TAA 180 35,00 PROMOTION	Réf. 363         56,00         Réf. 2 a ou 2 b         12,00           Réf. 364         100,00         Réf. 3 a ou 3 b         14,00           Plastique rectangulaire         Réf. 4 a ou 4 b         15,00           Réf. P1         13,00         Pour horloge, façade piexi, orange	5 cond. 0,2 mm <sup>2</sup> le m 2,60 3 cond. 0,2 mm <sup>2</sup> le m 6,00 6 cond. 0,2 mm <sup>2</sup> le m 3,10 4 cond. 0,2 mm <sup>2</sup> le m 7,00 Fil en nappe 11 conducteurs le m 9,40
La pochette de 30	741 8 p les 4 12,00   555 8 p les 4 12,00   74 L 00 N = 7400 N les 10 15,00   TEXAS: Circuit integre boîtier DUAL, ref. 76023, Ampli BF. Aliment.	Ref. P2         20,00         Ref. D12         25,00           Ref. P3         32,00         Ref. D13         30,00           Ref. P4         48,00         Ref. D13         45,00	Extra souple pour mesure, rouge ou noir le m 5,00 Fil blindé 1 conducteur 0,2 mm² les 10 m 7,00 Fil de câblage 1 conducteur les 20 m 4,00
Rouge 3 ou 5 mm	de 10 V à 28 V. Puissance de 3 W à 8 W . Livré avec schéma et note d'application.	Incassables, rainurés, avec visserie	Fil en nappe 2 conducteurs les 10 m 4,00 Fil en nappe 14 conducteurs le m 3,00
Jaúne 3 ou 5 mm       1,20   Jaune 5 mm plate       1,50         Rouge 3 ou 5 mm       en pochette de 10       7,00         Verte 3 ou 5 mm       en pochette de 10       9,00	la pièce 5,00   les 2 pièces 9,00   les 5 pièces 20,00   les 10 pièces 30,00   SESCO, ampli BF TDA 1100 SP, référence ESM 310 BP,	Réf. 110         23,00   Réf. 222         67,00           Réf. 115         27,00   Série pupicoffre         86,00   Réf. 10 A         10,00           Réf. 116         44,00   Réf. 10 A         10,00         10,00	Pour la mesure rouge ou noir, extra-souple Male/Male 4 mm repiguage
Jaune 3 ou 5 mm	puissance 10 W sous 14,4 V, protégé, auto-régulé, livré avec note d'application et typon du circuit imprimé.	Réf. 220     44,00     Réf. 20 A     15,00       Réf. 221     57,00     Réf. 30 A     25,00	0 m 25     10,00       0 m 50     11,00       1 m 20 avec pointe de touche     15,00
Pochette except. de Diodes Led, 5 mm 3 oranges plates + 10 vertes plates + 10 rouges carrées les 23 20,00	SUPPORTS 6,00	Réf. EM 1405	Pour la vidéo et autres Male/Male BNC L 1m 50
Super pochette Led, rouge, 3 mm les 30 12,00 Super pochette Led, jaune, 3 mm les 20 12,00 Pochette de Diodes super miniature 1 mm, haute luminosité 10 rou-	8 14 16 18 20 22 24 28 40	Réf. EB 16-05 FA 50,00   Réf. 32-11	Male/Male PL 259 L 1m 50         20,00           Male péri et fil péri L 2 m         20,00           Male/Male din 5 contacts L 1m 50         5,00
ges, 10 jaunes	0.80F 1.00F 1.00F 1.50F 1.50F 1.50F 1.70F 2.00F 3.00F Support pour TBA 810 ou TBA 800	Plastique, 2 demi-coquilles. Face avant et arrière détachable. Assemblage par 2 vis. Pieds pour fixer les circuits. № 1 120 × 90 × 80 mm. 14.00 Î № 2 120 × 90 × 140 mm 16.00	Pour alimentation 2,00
TIL 312 AC	Support TO 66 la pièce 1,00 Support TO 3 la pièce 1,50 Support transistor, 4 contacts les 10 5,00	№ 1. 120 × 90 × 80 mm <b>14,00 l</b> № 2. 120 × 90 × 140 mm <b>16,00</b> № 3. 101 × 60 × 26 mm, logement et trappe pour piles <b>13,00</b> № 4. 220 × 140 × 64 mm <b>30,00</b>	Fiche måle 4 mm blanc 2×0,5 mm² L 1m 20 3,00 Fiche måle 4 mm noir 2×0,75 mm² L 2 m 5,00 Fiche måle 4,8 mm noir 3×0,75 mm² L 2,50 m 10,00
——— PROMOTION ———	Support steatite pour spot, E27 fixation pour 2 vis 3,00  BOUTONS	N° 5. Petit boîtier entièrement en alu, 2 couvercles, démontable, dimensions 40 × 30 × 22, utilisé pour des modulateurs UHF. Prix	FILS ET FICHES COAX.  Coax. 50 PM le m 2.00   Coax. 75 TV le m 2.00
FND 350 AC 7,65 mm la pièce 4,00 Hewlett packard 5802 CC 7,65 mm la pièce 6,00 TFK CC 12,7 mm la pièce 7,00	Calotte alu ∅ 10, 15, 22, 27 mm         3,50           Bouton pour potentiomètre à glissière         1,50	ALARMES	Måle BNC         11,00         Fiche TV M ou F         1,70           Socie BNC         11,00         Socie TV M ou F         3,00           C.B. 5         le m         2,00         PL 259 + réducteur         8,00
Hewlett packard CC 20 mm la pièce 10,00 Double CC 12,7 mm la pièce 15,00	Alu satiné rond, index de repère - pour axe 6 mm Ø 19, la pièce 1,50	Aimant rond Ø 5         1,00           Aimant rectangulaire 10 × 25         1,50           Contacts de portes         le ieu 20,00	C.B. 11le m 6,00   PERITELEVISION   Socie 22 contacts femm6.00
PONTS DE DIODES	pour axe 6 mm Ø 40, la pièce 3,00  BOUTONS EN POCHETTES  Différents diamètres la pochette de 20 10,00	Centrale 2 sirènes 7 détecteurs + câble	Fil spécial
1A200 V 2.00   5 A200 V 8.00	Superbe bouton alu, présentation professionnel, taçade incurvee Ø 40 H 20 mm la pièce 5,00   Ø 20 H 20 mm la pièce 2,50	ILS (seul)	haute qualité
3 A 200 V 6,00 J 25 A 200 V 15,00  Ponts en pochette	FUSIBLES EN VERRE	Alarme voiture, volumétrique, sirène 2 tons, livrée en ordre de marche avec accessoires et notice de montage	Bornier d'enceintes 4 contacts, 2 rouges + 2 noirs 6,00 Connect. (canon) verrouil. 3 cont lem. prolongateur 25,00 mâle prolongateur 25,00 femelle châssis 25,00
0,1 A, 100 V les 20 15,00   1 A, 100 V les 10 12,00	Toute la gamme de 0,1 à 10 A  Verre 5 × 20 rapide	A SAISIR	Fil special haute définition, repéré faible perte 2 × 2 carré le m 14,00 Fil 2 × 0,75 mm² repéré le m 3,50
THYRISTORS	Verre 6,3 × 32 rapide 1,80 Support panneau pour fusible Verre 6,3 × 32 lent 2,50 Support pour circuit imprime Distributeur tension	Alimentation 15 V 0,8 A Coffret 85 x 60 x 55 mm	SUPER AFFAIRE  Modulateur UHF canal 36, alim 5-10 V (permet de pouvoir attaquer
TO 5, 1, 5 A, 400 V	5 × 20	Transfo + Pont 1 A + Chim. 1000 MF + fil Aliment. + fils sorties repérés	un téléviseur par l'antenne, avec un signal vidéo). Applications ; jeux vidéo - visu - informatique. Le modulateur livré avec documentation 15,00
TO 92. BRY 55 les 10 10,00	140° rouge la pièce 1,50	SUPER PRIX 12,00	15,00

## 26 à 30, RUE DU LANGUEDOC - 31068 CEDEX TELEPH 61. 52.06.21 - TELEX 530.718

		Module № 2 : 1 boitier noir, 60 × 30, patte de fixation, 2 relais 12 V.	————— CHIMIQUES AXIAUX
FICHES ET PRISES	RESISTANCES	contact 5 A, matériel neuf	25 V 40 V 63 V
Normes DIN	1,4 W, 5 %, 1Ω à 10Ω 0,20	résistances + diodes + mylars, environ 200 pièces 5,00 Module N° 4 : sonde thermique avec boîtier 160 x 45 x 45, cordon	1 MF 0,60 2,2 MF 0,60
Socie HP 1,00 Måle 6 contacts 3,00	10Ω à 2,2 mΩ	de coupure. Dans le boîtier 1-741 1 relais 12 V 10 A, 1 pot Al avec diode et transistor.	4.7 MF 0,60 0,65
Socie 3 contacts   1,50   Mâle 7 contacts   3,30   Socie 4 contacts   1,60   Mâle 8 contacts   3,60	10Ω à 10 MΩ	la pièce10,00	22 ME 060 060 070
Socie 5 contacts   1,60   Femelle HP   1,70   Socie 6 contacts   1,70   Femelle 3 contacts   2,30	1 W, 10Ω à 10 MΩ 0,40 10 W, 1Ω à 10 kΩ 5,00 2 W, 10Ω à 10 MΩ 0,70	HAUT-PARLEURS	100 MF 1,00 1,20 2,30
Socie 7 contacts	PROMOTION —	Haut-parleur, emballage individuel	220 MF 1,10 1,30 2,30 470 MF 1,60 2,80 4,40 1000 MF 3,50 4,40 7,00
Mâle HP         1,70         Femelie 6 contacts         3,00           Mâle 3 contacts         2,20         Femelie 7 contacts         3,30	Résistances1 / 4, 5 % de 10Ω à 2,2 MΩ (50 valeurs)	5 cm, 100 ohms 6,00   8 x 16 siare	2200 MF 5,60 7,30 12,00
Male 4 contacts	La poche de 225 pièces 10,00 Les 2 poches	6 cm 15 ohms. 7,00 16 x 24 aim. inv. 20,00 7 cm 50 Ω 7,00 Buzzer 3 V 6,00	4700 MF 9,00 12,90 23,00 SUPER PROMOTION
Måle 5 contacts	La poche de 200	9 cm 15 Ω	Pochette Nº 1 : 15 valeurs de 4.7 MF à 1000 MF 6 V et 9 V
Socie Jack 2,5 mm	La poche de 100 panachées 10,00 1/4 W - 1/2 W - 1 W - 2 W (100 valeurs)	Ecouteur cristal, jack 2,5 mm	La pochette de 50
Socie Jack 3,2 mm stéréo 2,50 Jack 6,35 mm stér. métal 7,50	La poche de 400	Super miniature Ø 15 mm 8 ohms å souder sur circuit 8,00 Petit elliptique 4×8 cm 16 ohms 5,00	La pochette de 50 10,00 les 2 pochettes 15,00
Socie Jack 6,35 mm mono . 2,00 Femelle prol. 2,5 mm 1,20 Socie Jack 6,35 stéréo 2,50 Femelle prol. 3,2 mm 1,20	La poche de 50	Pastille micro 45 mm la pièce 1,50	Axial 6.8 MF 63 V les 100 12.00
Jack måle 2,5 mm         1,20         Fem. prol. 6,35 mm mono         2,00           Jack måle 3,2 mm         1,20         Fem. prol. 6,35 mm ster         2,50	Réseau de résistance valeur de 100Ω à 47 kΩ les 40 10,00  —————————————————————————————————	MICROPROCESSEURS	Axial 470 MF 10/12 V les 50 8,00 Radial 220 MF 10/12 V les 100 10,00
Jack måle 3,2 mm stéréo 3,00   Måle CINCH R ou N 1,40   Jack måle 6,35 mm mono 1,40	Miniatures pas 2,54 mm de 10Ω à 470 kΩ La poche de 40 12,00	1 000 MHz	Axiaux 15- 68 MF 16 V les 30 5,00
Socie CINCH fix ECROU : 2,50  Måle RCA + Fem. chassis RCA	Petit et grand modèle de 10Ω à 2,2 MΩ	1 000 MHz 60,00 CA 3161 65,00 L3 432,2,000 35,00 A 3,2,2,2,000 35,00 A 3,2,2,2,000 80,	Radiaux 15-220 MF 40 V 15-680 MF 16 V 1-15-680 MF 16 V 1-
FICHES ALIMENTATION —	La poche de 65 15,00	32.768 Kcs, 3.2768, 3.579, 4.000, 4.433, 4.9152, 5.000, SPO256AL2 140,00	
Fiche secteur mâle 2,50   Socie sect. mâle 2 cont. 4 mm 1,50	Résistances 3 W 0,62 Ω les 20 12,00	6.144, 6.400, 10.000, 12.000, Visualisation	MF V MF V 1 16/20 les 20 3,50 470 25 les 20 10,00
Fiche secteur femelle 2,50 Socie secteur normes Europa . 3 contacts	POTENTIOMETRES	Effaceur d'Eprom complet RO3 2513 100,00	2,2 60 les 20 4,00 470 50 les 10 8,00 4,7 16/25 les 20 4,50 1000 16 les 10 9,00
2 cont. + alim. BT la pièce 1,00 Femelle cordon	Ajustables pas 2,54 mm pour circuits imprimés verticaux et horizontaux	En kit	8 350 les 20 6,00 1500 25 les 10 12,00 10 25 les 20 5,00 1500 70 les 5 15,00
Fiche måle 4 mm isolee Pointe touche R ou N 5,00 Serrage vis 6 couleurs 2,00 Grip fil rouge ou noir 15,00	Valeur de 100Ω à 2,2 MΩ	Memoire 2732 65,00 EF68A09P 40,00	22 16/25 les 20 6.00 2200 40 les 5 15.00
Douille isolée femelle 4 mm Grip fil miniature R ou N 13.00	Modèle linéaire de 100 $\Omega$ à 1 M $\Omega$ 3,20 Modèle log. de 4,7 k $\Omega$ à 1 M $\Omega$ 4,20	SF.SD	33 100 les 20 5,00 3000 50 les 3 10,00 47 16/25 les 20 6,00 3300 40 les 4 12,00
à souder 6 couleurs	Type à glissière pour CI déplacement du curseur 60 mm Mono linéaire de 4,7 kΩ à 1 MΩ	DF.DD	100 40 les 20 8,00 4700 16 les 5 10,00 220 25 les 20 8,00
rouge ou noir 3,50 rouge ou noir 2,00 Socie HP DIN les 10 5,00	Mono log. de 4,7 kΩ à 1 MΩ 9,00 Stéréo linéaire de 4,7 kΩ à 1 MΩ 10,50	K7-C15 9,00 P 8255 50,00	10 000 MF, 16/20 V, profess. axial les 2 12,00 100-100 MF, 250 V les 5 5,00
Pochette assortie de fiches, prises din. mâle et femelle et coaxiale la pochette de 40	Stereo lineaire de 4,7 k $\Omega$ à 1 m $\Omega$ 10,50 Stéréo log, de 4,7 k $\Omega$ à 1 m $\Omega$ 12,50 Potentiomètre de 10 tr / s pas 2,54 mm 89 P, valeur 100 $\Omega$ à 1 m $\Omega$	Sup. Force Nulle 24 broches	220 MF 385 V les 4 10.00
Pochette de cosses, rondelles, plots, picots, entretoises, etc.	La pièce	28 broches 135,00 I	470 MF, 385 V les 2 10,00  — TANTALE GOUTTE —
La pochette de 200	POTENTIOMETRES EN POCHETTE ——————————————————————————————————	Alimentation en affaires en modules     Type découpage, USA, entrée 220 V, sortie 5 V, 5 A	6V 16V 25V
CIRCUITS IMPRIMES & PRODUITS	20 tours 2,2 k $\Omega$ la poche de 10 10,00 Rotatifs avec et sans interrupteur de 220 $\Omega$ à 2,2 M $\Omega$	valeur 620,00, soldė	0,47 MF — — 1.00 1 MF — — 1,20
	La poche de 35, 15 val. 12,00 Les 2 poches 20,00 Rectilignes de 220Ω à 1 MΩ la poche de 30, 10 val. 15,00	valeur 210,00, soldé	1,5 MF — — 1,30 2,2 MF — 1,00 1,50
Bakélite 15 / 10 1 face 35 microns 200 × 300 mm	Potentiomètre rotatif à axe 10 K linéaire les 10 pièces 10,00	Pour calculatrice 9 V 0,3	3,3 MF 1,70
Plaque papier epoxy 16/10 35 microns 1 face 70 × 150 les 10 <b>10,00</b>	Pochette de potentiomètres valeur 100 Ω à 100 K 6 de 10 tours	— Alimentation à découpage sur châssis — Entrée : 220 V 50 Hz	10 MF 1,00 2,60 2,50 22 MF 1,50 — 2,50
1 face 200 × 300 la plaque 8,00 Plaque verre epoxy 16/10, 35 microns, qualité FR4	4 de 1 tours prof les 10 10,00	Sorties : 5 V 15 A, 12 V 4 A, 12 V 2 A, 24 V 2 A, 5 V 0,5 A 500,00	TANTALES EN PROMOTION
2 faces 200 × 300	VISSERIE - CONNECTEURS	Drives 5" 1/4 Olivetti FD 502 :	Pochette panachée de 0,1 MF à 33 MF. Tension de 6 V à 35 V La pochette de 30 pièces 20,00 les 2 pochettes
Plaques présensibilisées positives 1 face	Vis 3 × 5 le cent 4,00   Contact lyre en laiton encartable	double face, double densité, 40 pistes, 12 ms	
bakélite 200 x 300 15 / 10 la plaque 48,00 époxy FR4 200 x 300 16 / 10 la plaque 60,00	Vis 3 × 8le cent 8,00 pas 3,96 mm Vis 3 × 15le cent 8,50 6 contacts 2.20	Connecteurs BERG Connecteurs SUB.D Femelle 2 × 20 P	Ajust 20 p. les 10 10,00 Ajust PRO 6 p. les 10 6,00
époxy FR4 200 x 300 2 faces 16 / 10 la plaque <b>70,00</b> BRADY pastilles en carte de 112, Ø 1,91 mm, 2,36 mm, 2,54 mm,	Ecrous 3 mm le sent 8,00   10 contacts	Femelle 2 × 25 P	Variable 300 pF         les 4 10,00           Variable pour AM et FM         la pièce 3,00
3,18 mm, 3,96 mm la carte 13,00 Rubans en rouleau de 16 mètres	Ecrous 4 mm le cent 10,00   18 contacts	Måle const. 2 × 25         28,00         15 contacts femelles         13,00           Centronic         25 contacts måles         12,00	CONDITIONS DE VENTE PAR
largeur disponible 0,79 mm, 1,1 mm, 1,27 mm, 1,57 mm le rouleau 17,00	3 mm 2,50 4 mm 2,50 6 mm 3,50 vendu måle + femelle Picot pour Cl les 300 9,00 5 contacts 2,20	2 × 18 V. à sertir 60,00 25 contacts femelles 18,00 35,00	CORRESPONDANCE
2,03 mm, 2,54 mm le rouleau 20,00 Feutres. Pour tracer les circuits (noir) 9,00	Raccord pour picot   7 contacts   2,50   ci-dessus   les 50 5,00   9 contacts   3,10	CONDENSATEURS	
Modèle pro avec réservoir et valve 25,00 REVELATEUR en pourdre pour 1 litre 5,00	Bornier 2 picots à vis juxtaposable la pièce 3,00		Nos prix sont T.T.C. — Nous expédions :  a) contre paiement à la commande, forfait
Etamage à froid bidon 1/2 litre 57,00	Boîtier d'éclairage (mignon de luxe) 90 × 40 mm, loune articulée	Types disque ou plaquette de 1 pF à 10 NF	port et emballage :
Vernis pour protéger les circuits la bombe 13,00 Photosensible positiv la bombe 24,00	livré avec ampoule, sans pile (2 R6)	CERAMIQUES EN POCHETTE	0 à 5 kg 35,00 F
Résine photosensible positiv-révélateur 72,00 Gomme abrasive pour nettoyer le circuit 12,00	<ul> <li>Cosses relais, différents modèles la poche de 20 coupes 2,00</li> <li>Barette de connexion, qualité PRO, fort isolement, 3 doubles</li> </ul>	Axiaux, plaquettes assorties (50 valeurs) La pochette de 300 15,00   Les 2 pochettes	5 à 10 kg 70,00 F
Perchlorure en poudre, pour 1 litre 12,00 Détachant de perchlorure le sachet 6,50	contacts, serrage par 6 vis, fixation aux extrêmes, dimensions: 45 × 18 mm les 10 6.00	——————————————————————————————————————	Plus de 10 kg Nous consulter
Diaphane bombe standard	Antenne télescopique :	PROMOTION	b) en contre-remboursement, acompte
2 modèles pastilles ou bande 25,00	droite 1 m	Pochette, valeur de 100 pF à 0,1 MF (20 valeurs) La pochette de 100 15,00   Les 2 pochettes 25,00	20 % : forfait port et emballage 70 F.
MESURE	. Connecteur miniature plat, pas 2,54 mm, 11 contacts	De 47 pF à 2000 pF	Nous acceptons les commandes des Ecoles
EXCEPTIONNEL —	Les 20	La pochette de 50 12,00 Les 2 pochettes 20,00	et Administrations.  Nous n'envoyons que les marchandises
CONTROLEUR 2 000 / volt. Tension = et 4 gammes Ohmètre 1 gamme, 1 continu, 0,1 A, 1 gamme 100,00	sur présentoir avec mode d'emploi		dont nous faisons la publicité.
	TRANSFOS D'ALIMENTATION	250 V 400 V 250 V 400 V	ALGERIE : 0 à 2 kg
Classe 2,5 Fixation par clips. Dimensions 45 × 45	SUPER PROMOTION —	1 NF 0,45 0,1 MF 0,65 0,90 2,2 NF 0,45 0,22 MF 0,90 1,40	Maxi. 1 300 F - port inclus
Voltmetre Amperemetre 15 V - 30 V - 60 V 1 A - 3 A - 6 A 48,00	PRIMAIRE 220 VOLTS 10.5 V 0.2 A	2,2NF 0,45 0,22MF 0,90 1,40 3,3NF 0,45 0,33MF 1,20 2,00 4,7NF 0,45 0,47MF 1,40 2,40	Mini. d'envoi 200 F
Vu - Mêtre en promo	15 V 0.1 A 8,00 2×14 V 10 VA 10,00	22 NF 0.45 0.55 0.68 MF 2,20 22 NF 0.45 0.55 1 MF 2.50 4.10	<ul> <li>Pas de catalogue Détaxe à l'exportation</li> </ul>
Superbe vu-mètre sensibilité 200 µa, grande lisibilité	24 V 0.1 A 6,00 2×18 V 1.2 A 25,00 2×12 V, 1 A ou 12 V, 2 A (en mont les enroul en paral.) 20,00	47 NF 0,50 0,75 2,2 MF 4,10 4,7 MF, 250 V	Ouvert tous les jours
Petit modèle	TORIQUE 22 V, 30 VA - 12 V, 10 VA	SERIE 1000 V SERVICE	(sauf le dimanche et les jours fériés)
Modèle double éclairage 12 V	Miniature à picots rapport 1/5	1 NF 1,00 4,7 NF 1,50 47 NF 2,50 0,1 MF 3,60 10 NF 1,80 22 NF 2,00 0,2 MF 600 V	9 h 00 à 12 h 00 & 14 h 00 à 19 h 00
la pièce 25,00	Subminiature à picots imprégnés rapport 1/8 4,00		le samedi : 8 h 30 à 12 h 00 & 14 h 00 à 18 h 30 CADEAU EXCEPTIONNEL
RELAIS	MODULES	NF V MF V 1.8 200 les 50 4,50 0,15 250 les 30 6,00	OFFREZ-VOUS un multimètre pour toute
12 V, 3 contacts travail la pièce 4,00	Ampli monté avec un TBA 800. Puissance 4 watts sous 12 volts.  Livré avec schéma sans potentiomètre	47 400 les 20 3.00 0.22 250 les 20 7.00	commande égale ou supérieure à
6 V, Picots 2 RT la pièce 10,00 12 V Subminiat. 2 RT cont. 1,5 A, 5 Picots 20 × 10 mm, H 11 mm	Pocket F.M-G.O., neuf et en état, livré complet avec schéma et H.P. mais sans coffret, dim. 95 x 65 x 35	10 100 les 35 5,00 0,47 160 les 20 8,00 22 250 les 35 6,00 0,47 250 les 20 9,00 47 100 les 30 7,00 2,2 100 les 10 6,00	1 250,00 F HT ou 1 500,00 F TTC.
montable sur support circuit intég. 16 pattes la pièce 12,00 Relais 24 V, contact 10 A :	Prix exceptionnel 55,00	100 63 les 30 9,00	Appareil performant 10 000 ohms/V =
1 RT 5,00 2 RT 7,00 3 RT	Tête HF FM réf. VFT 15 EH 14 qualité professionnelle, livrée réglée avec notice de branchement	10-0,1 160 v. )	continu 5 ech. jusqu'à 1 kV.
12 V contact 5 A 1 RT . 8,00 12 V contact 10 A, 1 RT . 10,00	POUR RECUPERATION DES COMPOSANTS	Super pochette 10-0,1 250 v. les 25 7,50 5-0,1 1000 v.	Alternatif 4 ech. 0,5 A.
12 V contact 5 à 2 TRAVAIL	Module N° 1 = clavier 6 touches rondes, dont 5 lumineuses par led 5 mm (3 rouges et 2 vertes) 3 ponts 1 Amp. 1 relais 48 V., résistan-	De 1 NF à 1 MF, 160 V, 250 V et 400 V (25 valeurs)	Ohmètre x 10 x 100 x 1 k
12 V 6 RT à souder	che + chimique	Poch de 100 condensateurs 15,00 les 2 pochettes 25,00	Livré en boîte avec pile, cordon et notice.
Une nouvelle gamme de compo	osants miniatures et subminiatu	res, qualité professionnelle.	Valeur de l'appareil 150,00 F.
	·	, 4 p oo o o o o o o o o o o o o o o o	

100 MF 220 MF 470 MF 1000 MF 2200 MF 4700 MF	1,00 1,10 1,60 3,50 5,60 9,00	1,20 1,30 2,80 4,40 7,30 12,90	2,30 2,30 4,40 7,00 12,00 23,00	
	- SUPER	PROMOTIO	N	
La pochette de Pochette Nº 2 La pochette de la poch	15 valeurs de 4 e 50 6,0 15 valeurs, 1 M e 50 10,0	0 les 2 poor F à 1500 MF 0 les 2 poor	chettes chettes	10,00
Axial 6,8 MF 6 Axial 470 MF Radial 220 MF	10/12 V		les 10	0 12,00 0 8,00 0 10,00
15-15 Radiaux 15-2 15-6	8 MF 16 V 0 MF 16 V 20 MF 40 V 80 MF 16 V — CHIMIQUES	EN BROW	les 30	7.00
MF V				•
2,2 60 4,7 16/25	les 20 3,50 les 20 4,00 les 20 4,50 les 20 4,50 les 20 5,00 les 20 5,00 les 20 5,00 les 20 5,00 les 20 8,00 les 20	470 1000	50 les 10 8 16 les 10 9	00
8 350 10 25	les 20 6,00 les 20 5,00	1500 1500	25 les 10 12 70 les 5 15	00
22 16/25 33 100	les 20 5,00	3000	40 les 5 15 50 les 3 10	,00
100 40 220 25	les 20 8,00 les 20 8,00	4700	16 les 5 10	,00
10 000 MF, 16 100-100 MF,	5/20 V, profess. a 250 V	ixial	les les	2 12,00 5 5,00
400 MF, 385 1 220 MF, 385 1	/		les	3 10,00 4 10,00
470 MF, 385				
0,47 MF	6 V	16 V	1.0	0
1 MF 1,5 MF 2.2 MF	Ξ	1,00	1,2 1,3 1,5	0
3,3 MF 4,7 MF	1,00	1,50	1,7	0
10 MF 22 MF	1,00 1,50	2,60	2,5	Ö
Pochette pana La pochette de	achée de 0,1 MF a 30 pièces 20,0 VARIABLES	33 MF. Ter 0 les 2 por	nsion de 6 V à 35 chettes	V 30,00
Ajust 20 p Ajust PRO 6 Variable 300 p Variable pour	D	ETAJUSTA	loc 1	0 10,00 0 6,00 4 10,00 e 3,00
CON	DITIONS	DE VE	NTE PA	R
all sales on the sales	ORRESI			
	ont T.T.C			
	paiement	a la co	mmande, to	ortait
0 à 5	kg			
	0 kg			
	le 10 kg . contre-remb			
	fait port et e			
	eptons les d	comman	des des Ed	oles
et Adminis	nvoyons <b>q</b>	ue les	marchand	ises
dont nou	s faisons la			
	:0à 2kg	C	la alica	
Maxi. 1 300 F - port inclus Mini. d'envoi 200 F				
• Pas de	catalogue	Détaxe	à l'exporta	ition
Ouvert tous les jours     (confide dimens les jours (friés)				
(sauf le dimanche et les jours fériés) 9 h 00 à 12 h 00 & 14 h 00 à 19 h 00				
le samedi : 8 h 30 à 12 h 00 & 14 h 00 à 18 h 30				
CADEAU EXCEPTIONNEL OFFREZ-VOUS un multimètre pour toute				
COMMA	-VOUS un i nde égale	nuitime	erre pour te	oute e à
1 250,00	F HT ou 1	500.00	F TTC.	
Appareil	performa	nt 100	00 ohms/\	/ =
Continu :	5 ech. juso f 4 ech. 0,	qu'à 1 l	kV.	
Ohmètre	×10 ×10	00 x 1	k	
Livré en l	ooîte avec	pile, co	rdon et no	tice.

#### vendus à des prix "Grand Public" — CHIMIQUES MINIATURES RADIAUX-- INVERSEURS ET COMMUTATEURS-

	D. POLYE					
PRO obturé résine ép						
1 NF les 10 2,00						
3 NF . les 10 2,00 4,7 NF les 10 2,00	ID NF .	les 10	2,50	OO NE	. les	10 3,00
			2,50	U, I MIF	162	10 3,30
Radiaux Subminiature					1000	
4,7 NF les 10 2,00						
22 NF les 10 2,50	0,22 MF	. les 10	4,00	1 MF	les	10 5,00
Pochette de plusieurs	valeurs pa	anaché	es de	NF à 1	MF	
La pochette de 50	12,00	I les a	poch	ettes		20,0
Miniature MKT radial	longueur	des fil	s 5 m	m		
6,8 nF 63 V entraxe	8 mm				les	50 5.0
10 nF 630 V entraxe						
22 nF 400 V entraxe	10 mm				loc	50 7 E

1 MF 50 V les 10 2,00	
2,2 MF 25 V les 10 2,00 4,7 MF 25 V les 10 2,00	
10 MF 25 V les 10 2,50	220 MF 16 V les 10 2,80
15 MF 25 V les 10 2,00	470 MF 16 V les 10 3,00
CHIMIQUE	S Type 038
2700 MF 400 V 50,,00 J	5600 MF 80 V30,00
3200 MF 400 V50,00	76000 MF 10 V15,00
4700 MF 50 / 60 V 12,50	
	Miniatures -
	Cermet
Horizontaux 47 ohms - 1 k - 2,2 k	
Verticaux 220 ohms - 1 k - 4,7 k -	

Inter DIL 3 of Inter DIL 4 of Miniature CI 1 circuit 4 circuits	à levier	2,1 4,0 rts circu	50 contra 50 linver basc coss	ssoir inversact OR fix. seur doub ule et pale es à soude is à soude	6,35 in la pole C et ette fix.	nm, ièce <b>2,00</b> Kà par vis,
18 pa	ttes	22	24		28	
1.80	F	2.20 F Plate-f	2.40 orme dore		2.80 F	
8 pattes	18		22	24		40
0.80 F	1.80	F	2.20 F	2.40 F		4.00

Nous acceptons toutes les commandes, même à l'export.
Maximum 2 multimètres par commande.
Pour tout achat d'un oscillo Metrix ou Ha-
meg, nous offrons en plus des sondes, une valise d'outillage électronique com-
prennant 24 outils. Valeur de la valise :
700,00 F TTC

Offre valable dans la limite de notre

stock et pour les articles de la présente

publicité.

## Détaillants grand grand public, qui êtes-vous êtes-vous


A distribution grand-public des composants électroniques a bien changé durant ces quinze dernières années. Une clientèle mieux informée de l'évolution des produits, exigeante quant à la qualité de ceux-ci, critique à l'égard du service rendu (disponibilité, renseignements techniques...) est en partie à l'origine de cette transformation.

Les spectaculaires progrès de l'industrie électronique dont découle l'avènement des circuits intégrés notamment, et de ce fait la multiplication du nombre des produits « consommables », sont également un facteur de ce changement.

Pour les revendeurs présents sur ce marché depuis les débuts de la radio et qui ont connu la grande épopée des tubes à vide, une nouvelle phase d'adaptation après celle des transistors se présentait. Certaines reconversions se firent sans trop de problèmes, d'autres avec plus de difficultés.

Ceux venus plus tardivement à ce commerce durent effectuer cette nécessaire transition. Enfin, des sociétés apparues récemment sont entrées directement dans l'univers du circuit intégré.

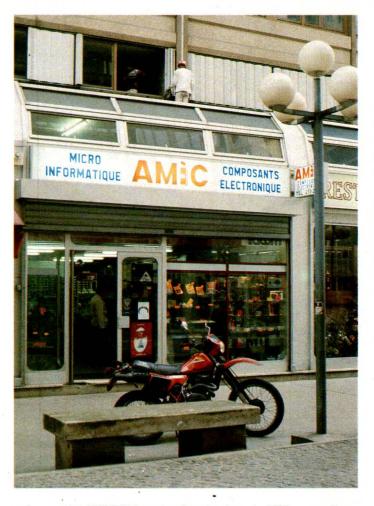C'est le cas de TCICOM que nous allons vous présenter dans ce numéro.



La société TCICOM est implantée dans le XIX<sup>e</sup> arrondissement, non loin de la future cité des sciences de la Villette actuellement en voie d'achèvement.

Près du métro Crimée, en descendant la rue de Flandre vers Stalingrad, on découvre un quartier animé et commerçant et bientôt l'entrée de la cité des Flamands. La superbe porte en pierre qui permet l'accès à la cité des Flamands est un vestige de l'ancienne résidence, elle a été intégrée au complexe moderne qui l'a remplacée. C'est après avoir passé cette porte que l'on trouve sur la gauche le magasin qui abrite la société TCI-COM au 87, rue de Flandre.

La création de TCICOM remonte à 1980 à l'initiative de Mme Aubin qui en assure la gérance, de M. Fontaine et de M. Barkati. Sa vocation première est la distribution de matériel de télécommunications (téléphones, répondeurs...). Hélas, ce marché ne se révèle pas aussi porteur qu'il semblait le promettre et ses créateurs doivent envisager pour le bon équilibre de l'entreprise de se tourner vers la distribution d'autres produits.

C'est sur les conseils de l'une des connaissances de M. Barkati que la société s'intéresse au marché du composant électronique et particulièrement aux composants pour l'informatique. Ce secteur connait un essort considérable dans l'industrie mais aussi au niveau de l'utilisateur individuel et il existe une forte demande à laquelle répond imparfaitement la distribution grand public. C'est donc vers ce domaine que TCICOM va orienter ses activités. Les débuts ont lieu en Février 1983 dans un local situé quai de l'Oise, sur les bords du canal de l'Ourcq.

Deux personnes travaillent dans ce magasin: Mme Aubin et M. Barkati. Les produits distribués alors sont pour l'essentiel des mémoires (RAM, ROM, EPROM), des microprocesseurs courants, des composants pour les échanges avec des périphériques... à l'exclusion de composants analogiques et passifs.

Les supports publicitaires sélectionnés, dont Radio Plans fait partie, permettent d'informer la clientèle potentielle.

Ils sont difficiles ces débuts car il faut apprendre à cerner avec exactitude les besoins de cette nouvelle clientèle et à



connaître ces produits informatiques. Peu à peu, la situation s'améliore, la clientèle se développe et à sa demande, la gamme de produits proposés s'élargit; on trouve désormais de la logique TTL et CMOS, du linéaire, du passif et une vaste gamme de quartz. Parallèlement l'équipe de vente se renforce. L'accent va être mis également sur la diffusion des technologies plus récentes: LS, Schottky, CMOS rapide...

En septembre 1984, changement de décor, TCICOM s'installe dans un nouveau magasin, au 84 rue de Flandre, près du quai de l'Oise. La surface du local est plus importante, près de 120 m² et se décompose en un rez de chaussée attribué à la vente au comptoir ainsi qu'au stockage et une mezzanine qui accueille le service administratif et un poste de maintenance micro.

Nous avons demandé à Mme **Aubin** et M. **Barkati** de nous indiquer le découpage du CA en fonction de la clientèle et de nous définir le profil de la société en ce début 86.

La clientèle magasin et la vente par correspondance représentent environ 32 % du CA. L'industrie, les administrations les écoles, le PME participent pour 43 % au CA. Quant aux 25 % restant, ils sont réalisés à l'export. Il est nécessaire de parler ici de la création d'AMIC fin 85. Cette société doit reprendre au fur et à mesure la partie clientèle magasin de TCICOM, cette dernière se préoccupant d'avantage de l'industrie et de l'export. Pour ne pas emmêler les choses, nous continuerons à parler de TCICOM, en englobant les autres activités.

Sept personnes travaillent pour la société et les tâches se répartissent ainsi :

Mme Aubin assistée d'une comptable s'occupe de l'administratif, M. Barkati effectue les achats et contrôle l'exportation. Une personne assure le dépannage et l'assistance technique, deux autres assument l'approvisionnement du magasin et la vente au comptoir ; enfin un commercial détaché à l'étranger, prospecte les marchés à l'export.

Les raisons de cette expansion rapide sont, à notre avis, de deux ordres. En premier lieu, la multiplicité des sources d'approvisionnements, principalement asiatique, permet de faire jouer la concurrence, d'obtenir les meilleurs prix d'achat et de pratiquer des prix compétitifs au comptoir. Ceci est valable pour les composants et le matériel micro. Le stock actuel en composants représente 3226 références produits. La seconde raison nous semble être la qualité du service client. Les litiges, si ils existent, se traduisent en général par l'échange du produit mis en cause ; précisons que ce cas se présente rarement car le matériel est testé avant d'être vendu au client (matériel micro et certains composants haut de gamme). La mise à disposition des clients de la documentation technique très complète dont nous avons déjà parlé renforce encore ce service. Ces pratiques sont sans aucun doute excellentes pour fidéliser une clientèle.

La disponibilité, les prix très attractifs qu'il ne convient pas de mentionner ici, de certains produits de très haut de gamme nous ont surpris, tel la mémoire CMOS RAM STATIQUE 64 k bit HM 56564 de chez Harris et un drive compatible Apple d'une très grande marque, double face, double densité 1 MO.

très grande marque, double face, double densité 1 MO. Actuellement, TCICOM met en place un système informatique pour effectuer sa gestion et alléger sa facturation.

Dans l'avenir, il est prévu que tout le service administratif retourne quai de l'Oise : en phase de croissance on a besoin de place...







# 4º SALON INTERNATIONAL DE L'EQUIPEMENT DES DISCOTHEQUES, DES LIEUX DE LOISIRS ET DE SPECTACLES



20 000 mètres carrés d'exposition 250 exposants 25 000 visiteurs attendus 5 jours de rencontres, d'informations, de dialogues et d'affaires.

# Si votre métier est le Spectacle et que vous êtes concernés par:

la sonorisation la radio la lumière/l'éclairage l'animation l'enregistrement la vidéo la machinerie la décoration

scénique la scénographie la production le mobilier

# LE S.I.E.L. 86 EST VOTRE SALON

du 12 au 16 AVRIL 1986

PARC DES EXPOSITIONS PARIS/ PORTE DE VERSAILLES HALL 6 de 11 h à 19 h



Vous faites partie des catégories professionnelles ci-dessous, vous pouvez bénéficier GRATUITEMENT d'une CARTE D'ENTREE PERMANENTE.

Pour obtenir cette carte, remplissez le questionnaire et renvoyez-le à :


S.I.E.L./BERNARD BECKER PROMOTION 161, Boulevard Lefèbvre, 75015 PARIS Tél. 1.45.33.74.50 Télex:220064 F ETRAV EXT 3012

NOM :	PRENO	M	TEL		
SOCIETE		FONCTION			
ADRESSE PROFESSIONNELLE : N° RUE					
CODE POSTAL	:VILLE :	PA	YS :		
——Votre fon	ction : COCI	Votre lieu	d'activité : ——		
□ architecte □ installateur	□ éclairagiste □ metteur en scène	□ discothèque □ théatre	□ collectivité locale □ studio d'enregistrement		
□ technicien □ décorateur	□ régisseur □ animateur	□ cinéma □ salle de concert	□ radio et télévision		
□ ingénieur du son	□ gestionnaire	□ salle polyvalente	organisation de spectacle		
□ scénographe □ autre	□ responsable administrateur	□ palais des congrès □ autre	□ revendeur □ maison des jeunes		
		The state of the s			

# création Philippe Régnier

# **MEDIAVEC 86**
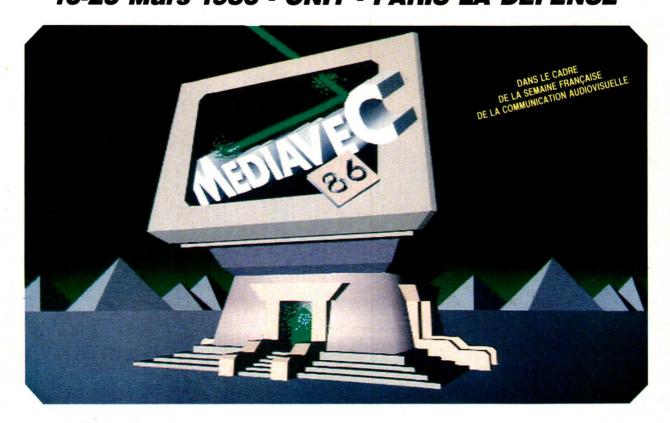
# 1° MARCHÉ INTERNATIONAL DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 16-23 Mars 1986 - CNIT - PARIS LA DÉFENSE



sera l'année du boom de la communication audiovisuelle.
L'explosion du phénomène "nouveaux médias" et le formidable essor des nouvelles technologies vont créer de nouveaux besoins en matériel, services et programmes.

Les professionnels de la communication, les entreprises, les collectivités locales et les particuliers utilisent des moyens de plus en plus sophistiqués. De nouveaux marchés vont s'ouvrir et représenter des investissements considérables qui vont générer des chiffres d'affaires très importants pour les entreprises qui sauront s'y préparer.

MEDIAVEC 86 sera à la fois la vitrine des dernières réalisations technologiques et le lieu de rencontre de tous ceux qui veulent investir pour développer leurs moyens de communication audiovisuelle.

VOUS FAITES PARTIE DES CATÉGORIES PROFESSIONNELLES CI-DESSOUS, VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER GRATUITEMENT D'UNE CARTE D'ENTRÉE PERMANENTE

Pour obtenir cette carte, remplissez le questionnaire et renvoyez-le à : BERNARD BECKER PROMOTION 161, BOULEVARD LEFEBVRE 75015 PARIS

Tél. : (1) 45.33.74.50 Télex : 220 064 F ETRAV EXT 3012

Nom	Prénom			
Société	Fonction			
Adresse				
COCHEZ VOTRE Organisme de Télévision Société d'exploitation du réseau câblé Collectivité locale Technicien		Formateur / Enseignant d' Agence de publicité Responsable de communication Société de service Divers à préciser		







ABRIQUER du 220 V alternatif à partir d'une source d'alimentation continue telle que batterie ou dynamo a toujours été un problème d'actualité pour les électroniciens amateurs.

Qu'il s'agisse de pallier une défaillance du secteur EDF, ou tout simplement de ne pas pouvoir y recourir, les occasions ne manquent pas pour utiliser une « centrale électrique » personnelle. Il existe de nombreux schémas plus ou moins complexes et plus ou moins performants, entre lesquels il faut choisir en fonction de la puissance nécessaire, et de la nature des équipements alimentés.

La solution que nous allons décrire ici se situe, à notre avis, dans la bonne moyenne : notre montage ne fait appel qu'à des composants courants tout en convenant à une majorité d'usages.

# Quel convertisseur

Tous les onduleurs ou convertisseurs permettant de reconstituer du 220 V alternatif à partir d'une batterie fonctionnent sur le même principe de base : un dispositif électronique (autrefois électromécanique!) découpe ou module l'alimentation

continue pour en faire une basse tension alternative.

Celle-ci est alors appliquée à un transformateur élévateur capable de l'amener à 220 voltss efficaces.

A ce niveau, pas de miracle : les caractéristiques du transfo doivent être en rapport avec la puissance

La seule méthode permettant de réduire notablement la taille, le poids, et le prix du transfo consiste à opérer à haute fréquence (noyau ferrite). Pour certaines applications telles que l'éclairage, cette solution est parfaitement viable, de même que dans tous les cas où une tension continue de 220 volts peut convenir.

Dans le cas général, cependant, c'est impérativement du 50 Hz (ou du 60 Hz) qu'il faut générer. Attendonsnous donc à devoir employer un transformateur pesant plusieurs kilos pour une puissance de quelques centaines de VA.

Dans l'idéal, la forme d'onde délivrée devrait être sinusoïdale, ce qui sous-entend un rendement déplorable et un énorme échauffement des transistors.

Certains schémas fournissant du « quasi-sinus » permettent d'améliorer les choses, mais ne perdons pas de vue que beaucoup d'équipements acceptent fort bien, quoi qu'on en dise souvent, d'être alimentés par du 220 volts rectangualire (la valeur efficace est alors égale à la tension de crête).

Cela étant posé, il est tentant de recourir à des convertisseurs dits « auto-oscillants », extrèmement simples (deux transistors et un transfo un peu spécial) mais qui fournissent précisément du rectangulaire.

Sur charges résistives ou légèrement réactives, tout va bien. Les choses se corsent, par contre, lorsque l'on cherche à alimenter des moteurs (perçeuses, outils de jardin,

robots ménagers, auxiliaires de chauffage, etc).

Outre le fait que ces charges sont très fortement selfiques, les pointes de courant enregistrées au démarrage écroulent littéralement le convertisseur.

L'action conjuguée de ces deux facteurs se traduit par une montée de la fréquence à plusieurs kilohertz.

À de telles fréquences, l'impédance d'un moteur devient telle que pratiquement aucun courant ne le traverse : le convertisseur ne souffre nullement, mais n'arrivera jamais à faire tourner le moteur!

La parade consiste à employer un onduleur **piloté.** Pas par quartz évidemment, car nous n'avons en général que faire d'un 50 Hz plus précis que celui du réseau!

Un simple oscillateur à 555, par exemple, suffira à assurer une excellente stabilité de fréquence.

Le montage sera évidemment plus complexe qu'un circuit auto-oscillant: il faudra prévoir suffisamment de transistors pour élever jusqu'à 15 ou 20 ampères si nécessaire, les 300 mÅ maximum que peut débiter la sortie d'un 555.

Un tel montage exploite donc à fond le gain en courant (beta) des transistors employés.

Dans l'application pratique qui va suivre, on veillera à utiliser des composants de qualité, par exemple des 2N 3055 « RCA ». C'est avec tristesse que nous devons avouer avoir trouvé, chez certains revendeurs, des 2N 3055 présentant, à 10 ampères collecteur, un beta inférieur à l'unité: un comble!

Rappelons en effet que pour un transistor de puissance, le gain à 10 ou 100 mÅ collecteur ne signifie à peu près rien...

# Un schéma « passe-partout »

Tel qu'il se présente à la figure 1, notre schéma permet la réalisation d'un convertisseur 12 V-220 V d'une puissance pouvant atteindre 100 à 250 VA selon la qualité des transistors utilisés. En remplaçant les 2N 3055 par des - darlingtons » de puissance, on pourra excèder largement ces limites.

Au-delà de 300 VA environ, on aura cependant intérêt à prévoir une recharge permanente de la batterie qui, autrement, ne tarderait pas à déclarer forfait. On peut envisager :

- d'utiliser la batterie d'une voi-



ture dont le moteur tourne au ralenti franchement accéléré;

— de raccorder à la batterie une dynamo ou un alternateur de voiture (avec régulateur) entraîné par un moteur de tondeuse à gazon muni d'une poulie, ou par une éolienne;

— d'adapter le montage à une batterie de 24 volts, suffisante pour des puissances atteignant 600 VA.

Bien refroidi, le montage ne craint cependant pas vraiment les surcharges: la tension de sortie chute, mais la fréquence reste stable. C'est ainsi que nous avons pu faire fonctionner, à couple réduit, une perceuse de puissance très supérieure aux possibilités de notre maquette.


Le réseau de résistances équipant l'oscillateur pilote à 555 a été calculé pour conduire à un rapport cyclique de 50 % à la fréquence de 50 Hz. Cela est capital pour le bon fonctionnement de l'appareil car toute dissymétrie du signal appliquerait une polarisation magnétique au transfo, de nature à le saturer. Si la fréquence devait être modifiée (60 Hz par exemple), c'est en priorité sur le condensateur C₁ de 0,22 μF qu'il faudrait agir.


Les résistances de 47 ohms doivent supporter au minimum 1 watt : des résistances vitrifiées sont conseillées, mais on peut aussi souder en parallèle deux 100 ohms 1/2 watt.

Un varistor S10K250 SIEMENS (ou équivalent en GEMOV) est prévu en sortie : son rôle consiste à écrêter les surtensions de forte amplitude inévitables avec les signaux rectangulaires.

Omettez le, et vous aurez de bonnes chances d'endommager les équipements alimentés!

Le transformateur est un modèle

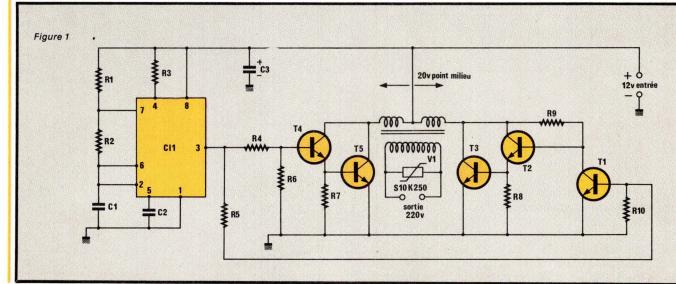

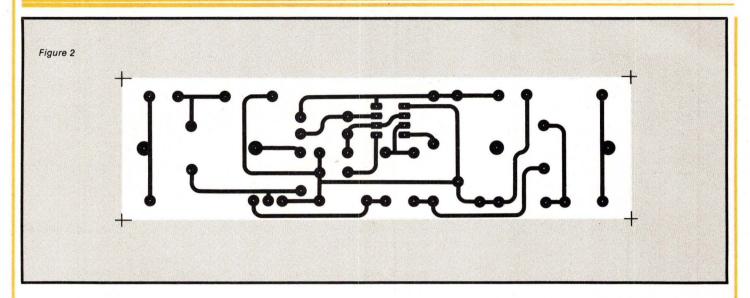


220 V /2  $\times$  10 V ou 2  $\times$  9 V, et donc assez courant dans le commerce. Sa puissance sera supérieure de 10 % environ à ce que vous souhaitez obtenir en sortie.

Le cas échéant, vous pourrez facilement rebobiner les secondaires d'un transfo de récupération TV ou autre.

Reste la question du refroidissement des transistors : le BD 185 (ou similaire) et les deux premiers 3055 doivent tiédir sans plus : aucun refroidisseur n'est nécessaire.

Les deux 3055 de sortie, en revanche, chauffent en rapport avec la puissance commandée. Plutôt que de prévoir un très gros refroidisseur, il est souvent avantageux de monter un petit ventilateur. Un modèle 10 ou 12 watts, 220 volts convient très bien, tout en présentant l'avantage d'empêcher l'onduleur de travailler à vide en l'absence de charge.

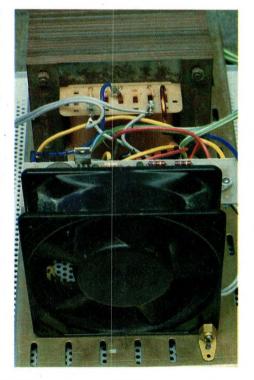Notons bien que les collecteurs des deux transistors de sortie **ne sont pas** 



reliés ensemble: prévoir des isolants mica ou deux radiateurs distincts et isolés du châssis.


# Réalisation pratique

Le circuit imprimé de la figure 2 rassemble tous les composants autres que les deux transistors de sortie, le transfo, et le varistor 220 V.

Il est prévu pour recevoir les deux 3055 « drivers » directement boulonnés et soudés sur l'époxy, ce qui améliore leur refroidissement.

Les résistances de puissance serontécartées de 2 à 3 mm de la carte, afin d'éviter toute brûlure du stratifié.

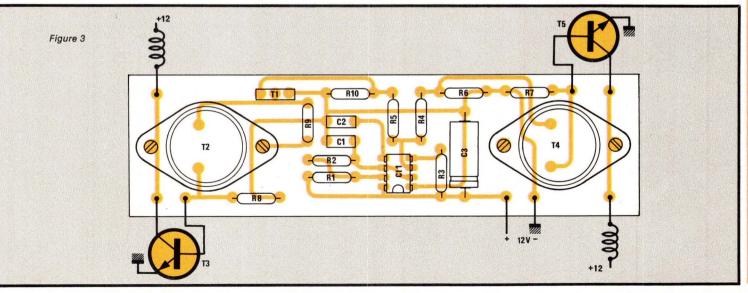De toute façon, si l'on choisit la solution consistant à employer un ventilateur, on profitera de l'occasion pour loger dans le flux d'air, non seulement le radiateur des transistors de puissance, mais également



Radio Plans - Electronique Loisirs N° 460


la carte de commande et le transformateur.

Nous ne fournissons pas de directives quant au boîtier d'ailleurs facultatif pouvant être utilisé: tout dépend des dimensions des organes volumineux que sont le transfo, le refroidisseur, et l'éventuel ventilateur.

Dans tous les cas, il est facile d'aboutir à un bloc compact ne dépassant pas l'encombrement ni le poids d'une batterie de petite voiture moderne : de quoi constituer une source autonome de 220 volts facilement transportable, qui vous rendra certainement un jour ou l'autre de fiers services!

Un dernier conseil, qui a son importance: même si vous êtes parfaitement sûr de votre montage, prévoyez un solide fusible sur l'entrée « batterie »: même calibré à 32 ampères, il protègera efficacement l'ensemble contre les centaines d'ampères que peut débiter une batterie mise accidentellement en court-circuit.

Patrick Gueulle

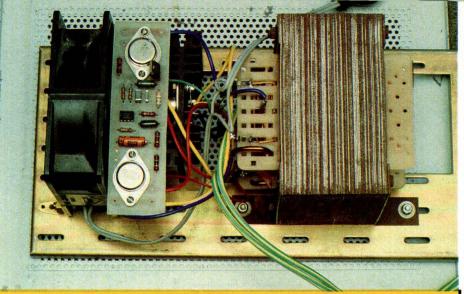

### Nomenclature

# Résistances 1/2 W, 5 % sauf mention contraire

R<sub>1</sub>: 5,6 k $\Omega$  R<sub>4</sub>: 47  $\Omega$  1 W vitrifiée R<sub>8</sub>: 68  $\Omega$ 

R<sub>2</sub>: 68 k $\Omega$  R<sub>5</sub>: 330  $\Omega$  R<sub>3</sub>: 18 k $\Omega$  R<sub>6</sub>: 68  $\Omega$ 

# Autres semi-conducteurs

V1: 507 K 250 Siemens

#### **Transistors**

T1: BD 85 ou similaire

T2: 2N3055

T<sub>3</sub>: 2N3055 T<sub>4</sub>: 2N3055

RCA ou bonne qualité

Ts: 2N3055

Circuits intégrés

CI1: 555

R<sub>7</sub>: 68 Ω

R<sub>9</sub>: 47 Ω 1 W vitrifiée

R<sub>10</sub>: 3.9 kΩ

#### Condensateurs

C1: 0,22 µF pour 50 Hz C2: 10 nF C3: 47 µF 25 V

#### **Divers**

Transfo 220 V/ 20 V point milieu

puissance : voir texte Refroidisseur 2 x TO3 isolés Ventilateur facultatif.

# Selectronic

11, rue de la Clef 59800 LILLE TÉL. 20.55.98.98

SPÉCIALISTE DU COMPOSANT DE QUALITÉ ET DE LA MESURE VOUS PROPOSE :

# **SON CATALOGUE GÉNÉRAL 85/86**



# L'OUVRAGE DE RÉFÉRENCE DES ÉLECTRONICIENS

Cette nouvelle édition entièrement remaniée comporte 192 pages de composants, de matériels électroniques et d'informations techniques.

# **DISPONIBLE AU PRIX DE 12,00 F**

Je désire recevoir le catalogue général 85/86 de SELECTRONIC
ci-joint 12,00 F en timbres-poste.

o. joint 12,001 on thin	nes posto.	
Nom	1	
Prénom		

Code Postal | | | | | |

# FAN-TAS-TIQUES,

BON A DECOUPER POUR RECEVOIR LE CATALOGUE CIBOT 200 PAGES

# LES PRIX CIBOT!

COMPOSANTS: MICROPROCESSEURS - CIRCUITS INTEGRES - TTL - CMOS - TRANSISTORS - RESISTANCES - CONDENSATEURS - POTENTIOMETRES - CONNECTEURS - PETIT OUTILLAGES, ETC.

JEUX DE LUMIERE SONORISATION - KITS (plus de 300 modèles en stock)

APPAREILS DE MESURE: OSCILLOSCOPES GENERATEURS: HF-BF-FM
- D'IMPULSION - DE FONCTION, MULTIMETRES: ANALOGIQUES - NUMERIQUES
- MIRES - DISTORTIOMETRES - FREQUENCEMETRES - ALIMENTATIONS - MESUREURS DE CHAMP - BANC DE MESURES - GRID DIP - TRANSISTORMETRES - CAPACIMETRES - FLUCTUOMETRES - MEGOHMETRES - MESUREURS DE TERRE - WOBULATEUR - MILLIVOLTMETRES - REGENERATEURS DE TUBES - PONTS DE MESURE
- TESTEUR DE THT - SIGNAL TRACER,

PIECES DETACHEES: Plus de 20.000 articles en stock.

PIECES DETACHEES: Plus de 20.000 articles en stock.

DISTRIBUTEUR: AOIP - BECKMAN - BLANC MECA - B et K - CDA - CENTRAD
- CSC - EISA - ELC - FLUKE - HAMEG - ICE - ISKRA - KING - LEADER - LUTRON METRIX - MONACOR - NOVOTEST - PANTEC - PERIFELEC - SADELTA - SIEBER - THANDAR - IIINAOHM - FTC


STOCKET SECTION TO THE COLOR	
Nom	
Adresse	
Code postal	
Ville	

Joindre 30 F en chèque bancaire, chèque postal ou mandat-lettre et adresser le tout à



3, rue de Reuilly 75580 Paris Cédex 12
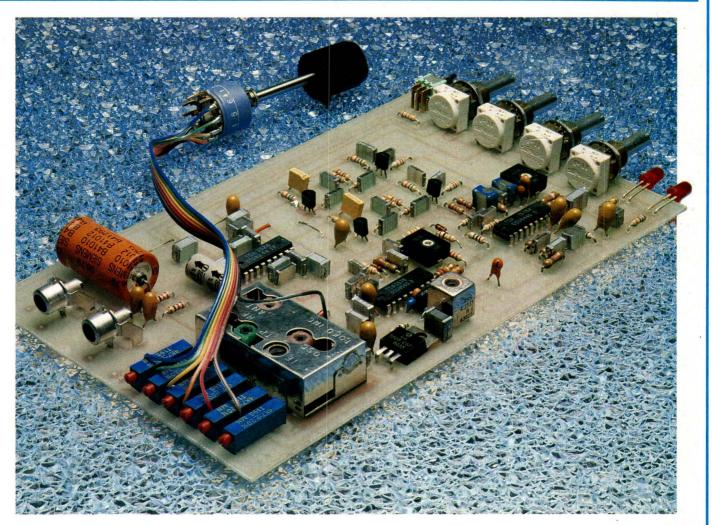
# Un tuner FM avec mélangeur TOKO FTU 3110



EPUIS plusieurs années, de nombreuses réalisations parues dans Radio Plans nécessitaient l'approvisionnement de composants d'origine japonaise : TOKO. Jusqu'en 84 la distribution de ces composants : selfs et transformateurs, était assurée par les sociétés : Acoustical en France et Labs Electronics en Belgique, le représentant français : Les composants TOKO se refusant d'aborder le marché grand public.

Cette situation était dans bien des cas embarrassante pour les distributeurs et les lecteurs : indisponibilité, rupture de stock. Ceci était d'autant plus dommage que la plupart des produits n'ont aucune seconde source, même parmi les composants Sumida. Espérons que tout rentrera

dans l'ordre grâce à la distribution des produits TOKO mis en place en France par Labs.


TOKO fabrique un grand nombre de selfs et transformateurs. Pour les transformateurs, il n'existe pas, en principe, de catalogue regroupant les produits standards puisqu'une grande partie des composants est fabriquée sur spécification du client. Pour certaines références, il existe des stocks importants, notamment pour les transformateurs étudiés pour travailler aux fréquences intermédiaires 455 kHz ou 10,7 MHz en radiodiffusion ou les transformateurs utilisés en télévision : 4,43 MHz, 5,5 MHz, 6,0 MHz, 33,4 MHz et 38,9 MHz etc...

A la simple vue d'une self, ou pire d'un transformateur, apparaissant sur le schéma de principe, un grand nombre d'électroniciens, même les pros rassurez-vous, éprouvent une peur panique.

En général, si transformateur ou self porte une référence, la peur est rapidement remplacée par un immense soulagement tout à fait compréhensible : l'emploi de composants spécifiques donnant naturellement les meilleurs résultats quant à la reproductibilité.

On évite aussi la fastidieuse opération de bobinage, source d'erreurs. Pour toutes ces raisons, nous avons persévéré et utilisé des composants TOKO à chaque fois que cela était possible : étage d'entrée de récepteurs, étage à fréquence intermédiaire jusqu'au discriminateur à quadrature.

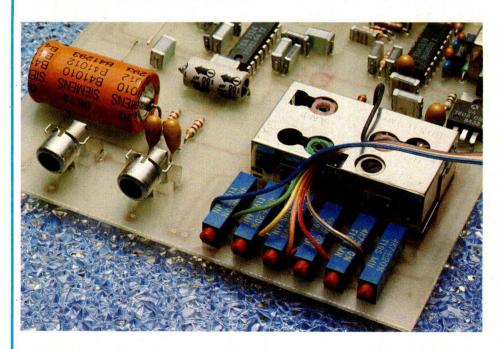Au delà des composants bobinés, TOKO dispose d'une vaste gamme de produits et nous avons décidé, dans ce numéro, de vous présenter le mélangeur FTU 3110.



# Le mélangeur FTU 3110

Ce mélangeur couvrant la gamme 88-108 MHz est sans équivalence sur le marché, tant par ses caractéristiques électriques que par ses caractéristiques mécaniques : miniaturisation extrèmement poussée. Les schémas de la figure 1 montrent

l'aspect du sélecteur prévu pour être monté à plat sur un circuit imprimé. Sur cette figure, on trouve en outre un tableau récapitulatif du brochage du sélecteur pour les neufs broches. Le constructeur ne s'apesentit pas sur la fonction de la broche 7 : Local/DX qui doit rester non connectée.

Le schéma synoptique interne est représenté à la figure 2. Ce synoptique est archi classique : étage d'entrée accordé, accord variant en même temps que la fréquence de l'oscillateur local, étage amplificateur d'entrée attaquant le mélangeur équilibré.

La fréquence intermédiaire à 10,7 MHz résulte du mélange de la tension d'entrée et de la tension issue de l'oscillateur local. On trouve finalement un amplificateur à fréquence intermédiaire et les filtres passe-bande associés. Toute l'originalité réside dans l'intégration, à l'intérieur du sélecteur de l'amplificateur FI et de deux filtres céramique à 10,7 MHz. La tache du concepteur est ainsi grandement facilitée puisque l'on peut directement attaquer le discriminateur à quadrature, sans étage adaptateur ou filtre céramique supplémentaire.

Les autres caractéristiques électriques sont assez classiques : tension d'alimentation 8 V, courant d'alimentation d'environ 35 mA.

L'impédance d'entrée est fixée à 75  $\Omega$ , mode asymétrique uniquement ; l'impédance de sortie du circuit à fréquence intermédiaire vaut 330  $\Omega$  et la charge de 330  $\Omega$  est extérieure. Lorsque la tension d'accord varie de 1,5 à 7 V, le récepteur couvre la plage comprise entre 87 et 108 MHz.

Finalement avec une porteuse à 98 MHz modulée à 30 % par un signal BF de l kHz, on obtient un rap-

Terminal	Name
1	Vcc
2	OSC Out
3	GND
4	IF Out
5	GND
6	Vluning
7	Local / DX
8	ANT
9	GND



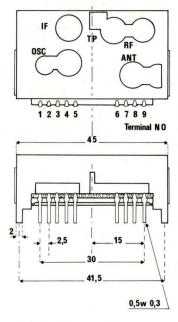


Figure 1 - Brochage et représentation du FTU 3110.

port signal sur bruit S/B de 30 dB avec une desaccentuation de 75  $\mu$ s donnant une sensibilité de 11 dB $\mu$  V soit environ 3,5  $\mu$ V. Sur la bande FM, les puissances mises en jeu sont telles qu'il n'y a aucun problème de réception et il est inutile et même néfaste d'augmenter la sensibilité.

Notons que la sortie oscillateur local délivre, en absence de charge extérieure, une tension de 150 mV RMS qui pourra être utilisée pour l'affichage de fréquence ou une synthèse de fréquence.

Toute les mesures effectuées ont donné des résultats conformes aux spécifications annoncées par le constructeur. Avant d'utiliser le FTU 3110, la curiosité aidant, nous avons cherché les limites du module, surtout en ce qui concerne la tension d'accord. La tension d'accord maximale spécifiée par le constructeur vaut 9.8 V.

Dans ce cas le module est capable de recevoir une porteuse au voisinage de 112 MHz. Que se passe t-il si l'on augmente la tension d'accord?

Le résultat est indiqué par la courbe de la figure 3 qui donne simultanément fréquence de l'oscillateur local et fréquence reçue en fonction de la tension de commande. Pour des tensions d'accord jusqu'à 16 V, il n'y a pas de claquage des diodes varicap et le sélecteur est capable de recevoir des émissions jusqu'à environ 120 MHz.

Bien sûr cet essai ne porte que sur un seul échantillon et il est hasardeux d'en tirer des conclusions définitives. On peut malgré tout penser que ce module peut être utiliser pour la réception dans la bande aviation en travaillant avec une tension d'accord comprise entre 14 et 17 volts.


Certes, la sensibilité dans cette plage de fréquence risque de diminuer mais pourra être facilement réaugmentée en disposant un préamplificateur d'antenne. Le circuit intégré NE 5205 adapté pour 50 et 75  $\Omega$  se prête particulièrement bien à cette application d'autant plus que pour 75  $\Omega$  le facteur de bruit est minimum : 4,8 dB.

Rappelons que ce préampli est non seulement superflu mais nuisible dans l'application du mois : récepteur FM. La plage habituelle est couverte avec une tension d'accord variant entre 2 V et 7,3 V sur le prototype. Notons qu'il devient intéressant de dépasser 104 MHz puisque RTL et Europe 1 emettrons prochainement sur des fréquences supérieures à 104 MHz pour concurrencer les radios libres.
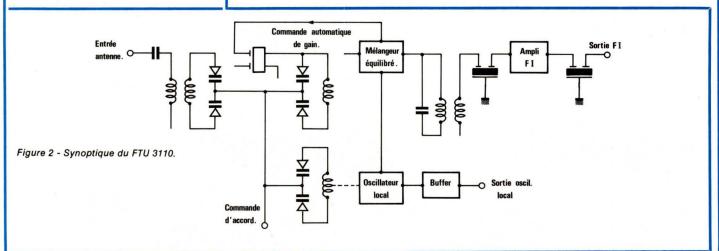
# Les éléments du récepteur

Le module FTU 3110 ne suffit pas pour constituer un récepteur. Pour cette application nous avions un vaste choix dans la complexité du système. Nous avons opté pour une structure simple et performante dont le synoptique est représenté à la figure 4.

Nous avons fait appel à des circuits intégrés récents et performants pour le démodulateur à quadrature, le décodeur stéréo et la commande de volume, balance, graves et aigus. Il s'agit de trois circuits intégrés RTC: TDA 1576 pour le démodulateur, TDA 1578 pour le décodeur stéréo et TDA 1524 pour la gestion des signaux BF. Dans cet article nous ne reviendrons pas sur le principe de transmission des émissions stéréophoniques en modulation de fréquence mais rappelons simplement l'allure du spectre du signal BF transmis.





# UNE GAMME COMPLÈTE **DE PRODUITS** ET DE SERVICES

(400 articles et 40 machines.)

**GRAVURE PAR PULVÉRISATION** 1 et 2 faces, avec ou sans chauffage. Temps de gravure :

90 secondes à 3 minutes.





INSOLATION

 $250 \times 400 \text{ mm}$  à pression,

 $400 \times 600$  mm à pression,

 $400 \times 500$  mm avec pompe à vide.

simple face.

Format:

**TABLE** LUMINEUSE

**SÉRIGRAPHIE** Format :  $400 \times 600$  mm.

460 × 640 mm,




INSOLATION double face et pompe à vide.

Format:  $300 \times 400$  mm, 400 × 500 mm,

500 × 600 mm.

# Réalisatio

Figure 3 - Fréquence de l'oscillateur local et fréquence recue en fonction de la tension d'accord.

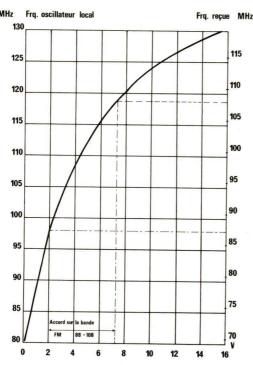

Le spectre est composé des signaux G+ D et G- D de manière à assurer la compatibilité avec les émissions monophoniques. Le signal G+ Dest transmis directement de 0 à 15 kHz puis on trouve à 19 kHz une fréquence pilote utilisée à la réception et enfin le signal G - D de part et d'autre d'une porteuse supprimée à 38 kHz: modulation d'amplitude à porteuse supprimée.

A la réception le signal à 19 kHz est utilisé pour régénérer la porteuse à 38 kHz et démoduler le signal G - D. En effectuant somme et différence des signaux G - D et G + D, on obtient finalement un signal G et un signal D. D pour droite et G pour gauche.

A l'émission le signal complexe constitué de G + D, la sous porteuse à 19 kHz et les deux bandes latérales correspondant à G - D modulent en fréquence une porteuse comprise entre 88 et 108 MHz.


A la réception la première opération consiste à transposer cette porteuse à 10,7 MHz, rôle du sélecteur FTU 3110 et la seconde opération

consiste à démoduler le signal à 10,7 MHz, transformer les variations de fréquence en variation d'amplitude et restituer ainsi le signal complexe original. On sépare finalement les voies gauche et droite qui peuvent être traitées d'une manière quelconque.

La fonction réalisée par le TDA 1576 est assez classique mais ce circuit est plus performant que les circuits CA 3089 ou CA 3189 de conception quelque peu ancienne. Le TDA 1576 comprend les sous-ensembles suivants: amplificateur limiteur pour le signal à fréquence intermédiaire, démodulateur à quadrature, circuit de silencieux, circuit de commande automatique de fréquence, circuit d'indicateur de champ et de désaccord.

Les informations générées par ce circuit ne sont pas nécessairement destinées à être visualisée par l'utilisateur mais peuvent être utilisées d'une manière interne par couplage au décodeur stéréo TDA 1578.

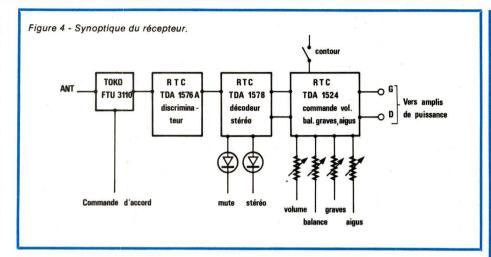Notons que les circuits TDA 1576 et 1578 doivent être alimentés en 12 V



et que les consommations valent respectivement 18 et 30 mA.


Pour le TDA 1576 la sensibilité FI est de 8  $\mu$ V pour un rapport (S + B)/B de 26 dB et 35  $\mu$ V pour un rapport (S + B)/B de 46 dB.


Le TDA 1578 A est un décodeur stéréo à PLL que l'on préfère au classique µA 758 d'ailleurs introuvable.

La commutation mond stéréo est automatique et est contrôlée simultanément par les niveaux de sousporteuse et indicateur de champ.

Bien que les réjections des fréquences 19 kHz et 38 kHz soient spécifiés à 32 et 50 dB, on préfère employer un filtre réjecteur supplémentaire ainsi qu'un filtre passebas. A la sortie du TDA 1578 A on dispose donc des signaux G et D qui peuvent être traités et amplifiés.

Le TDA 1524 A a été retenu pour sa

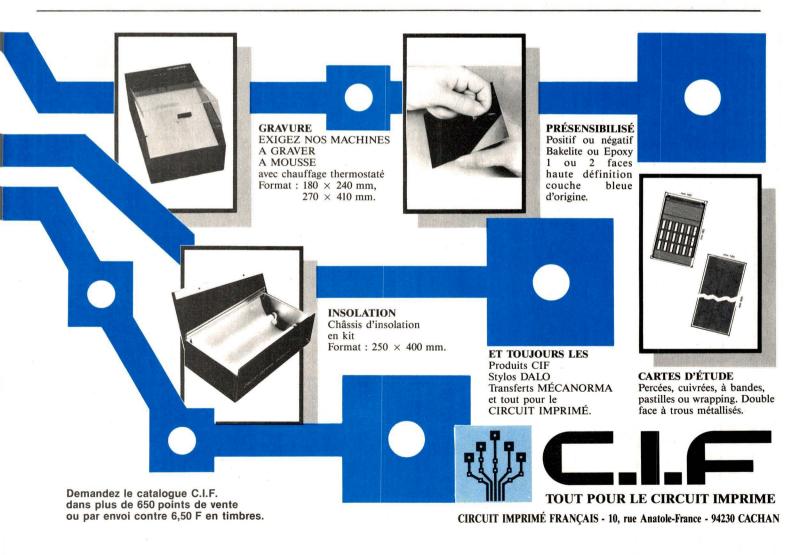

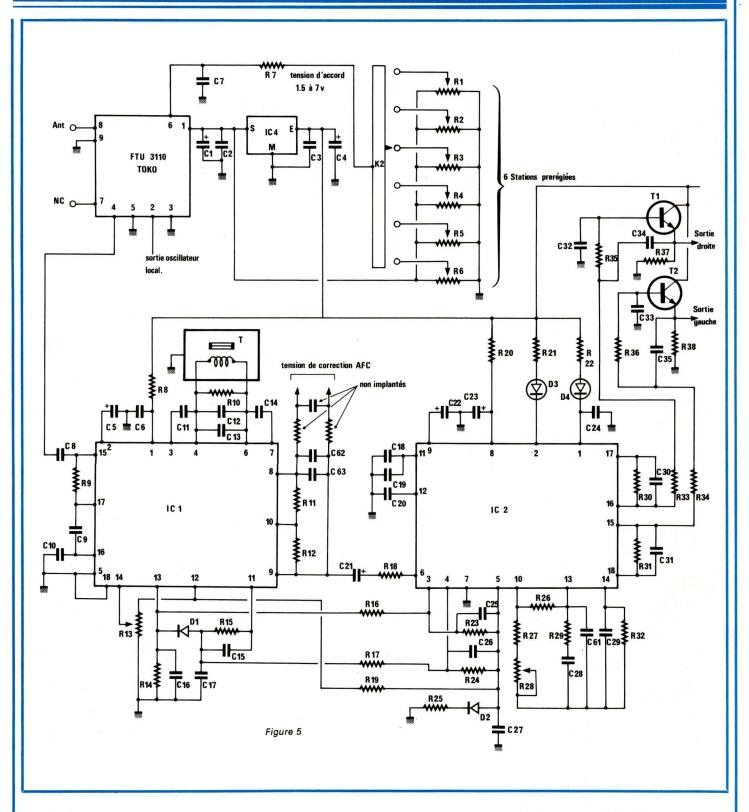

simplicité et le peu de composants périphériques qu'il réclame. Il est peut-être regrettable que la fonction contour ne fonctionne que si la tension d'alimentation est voisine de 8,5 V, mais ce n'est pas un handicap important dans notre cas puisque le sélecteur FTU 3110 devra être alimenté en 8 V.

# Le schéma du récepteur

Le schéma de principe complet du récepteur est représenté aux figures 5 et 6. Le circuit reçoit une tension d'alimentation externe de 12 V. A partir de cette source de tension, on crée, grâce au régulateur IC4, une tension d'alimentation de 8 V desti-

née au sélecteur FTU 3110 et au circuit intégré TDA 1524 A.

Pour l'accord sur les stations, nous avons opté pour la solution la plus simple: potentiomètres multitours. L'association de six potentiomètres multitours Sfernice T 19S et d'un commutateur rotatif K2 donne le choix de six stations préréglées. Il est très aisé de remplacer le système d'accord par un système à synthèse de tension, circuits SGS M 190,

M 192, M 193 ou mieux M 293. Le M 193, permet la mémorisation de 16 stations et le M 293, 32 stations. Pour l'arrêt automatique sur une station, ces circuits devront être associés au détecteur de S du type TDA 4431 ou TDA 4433. Finalement, on pourra associer un système d'affichage digital de la fréquence reçue pour obtenir un ensemble performant et complet.

Le signal à 10,7 MHz issu du FTU 3110 est envoyé directement au démodulateur TDA 1576 : ni filtre céramique, ni amplificateur supplémentaire sur le trajet FI. R $_{9}$  joue le rôle de charge d'adaptation pour le filtre inclus dans le sélecteur. Après amplification et limitation, le signal FI atteint le démodulateur. Le constructeur, pour le démodulateur à quadrature, recommande la mise en parallèle d'une self de 0,38  $\mu$ H, d'un condensateur de 560 pF et d'une résistance de 820  $\Omega$ .

Pour éviter la réalisation d'un bobinage sur mesure, nous avons sélectionné dans la gamme TOKO le transformateur KXNK 3335 R dont les caractéristiques ont été données dans Radio Plans n° 456.

Le primaire se compose d'un enroulement de 8 spires à point milieu,  $L=1.2~\mu H$  et le secondaire d'un enroulement de deux spires.

Pour cette application, seules 4 spires du primaire sont utilisées et la self ainsi constituée résonne avec un condensateur de 560 pF après réglage du noyau.

Si l'on ne dispose pas de la capacité adéquate de la série E 24 : 560 pF, on implante deux condensateurs de la série E 12, 220 pF et 330 pF, le circuit imprimé est prévu à cet effet. La désaccentuation est assurée par  $C_{62}$  et  $C_{63}$ , pour un récepteur monophonique  $C_{62} + C_{63} = 6,8$  nF ce qui donne la désaccentuation à 50  $\mu$ s et pour un récepteur stéréophonique pas de désaccentuation  $C_{62} + C_{63} = 56$  pF ( $C_{62} = 22$  pF,  $C_{63} = 33$  pF).

Le potentiomètre R<sub>13</sub> est utilisé pour le réglage du zéro de l'indicateur de champ.

La tension de sortie de l'indicateur de champ est couplée aux entrées de commutation silencieux et mono stéréo du TDA 1578 A. La tension appliquée à la broche 14 du TDA 1576 détermine le niveau d'entrée à partir duquel on autorise le bon fonctionnement.

Le signal audio composite: G + D, sous-porteuse à 19 kHz, et les deux bandes latérales correspondantes à G - D, est disponible après démodulation sur la broche 9 du TDA 1576.

Le TDA 1578 A se charge de la reconstitution des signaux G et D à partir du signal audio composite injecté à la broche 6 du circuit.

La résistance R<sub>28</sub> détermine la fréquence centrale du PLL : 76 kHz (19 kHz × 4).

Le PLL se verrouille sur le signal 19 kHz, lorsque la sous-porteuse est transmise, donc dans le cas des émissions stéréophoniques.

Le filtre de boucle du PLL est constitué des éléments R29, C28, C61.

Les tensions de commutation, silencieux et mond stéréo sont appliquées aux broches 3 et 4 du circuit.

Finalement les signaux gauche et droite sont disponibles aux broches 15 et 16 du circuit et sont desaccentués à 50 µs: R<sub>30</sub>, C<sub>30</sub> et R<sub>31</sub>, C<sub>31</sub>.

Pour éliminer toutes les composantes indésirables, on place sur chaque voie successivement deux filtres actifs: le premier, filtre passebas f<sub>o</sub>= 17,5 kHz, Q= 0,73, le second filtre réjecteur de bande dont la fonction de transfert est de la forme:


$$\frac{p^2/\omega^2_{\alpha}+1}{p^2/\omega^2_{\circ}+\frac{1}{Q}} \left(p/\omega_{\circ}\right)+1$$

Théoriquement la réjection est infinie pour la pulsation  $\omega_{\alpha}$ : zéro du numérateur. Ce filtre est facilement réalisable avec un double T monté en contre-réaction sur un amplificateur de gain positif.

Avec les valeurs du schéma on a :  $f_{\alpha} = 18.8 \text{ kHz},$ 

 $f_0 = 15,75 \text{ kHz}$ et Q = 2,80.

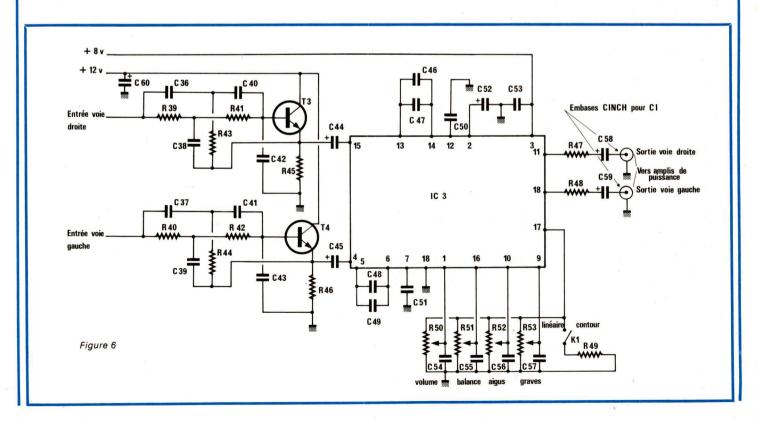Ces valeurs ont été choisies de manière à obtenir un bon compromis monotonie de la courbe de réponse jusqu'à 15 kHz et bonne réjection de la sous-porteuse à 19 kHz. En pratique, les composants n'étant pas



appariés ni triés, la réjection est d'au moins 25 dB.

Les signaux BF sont, à la sortie de ces filtres, utilisables et peuvent être appliqués à l'entrée d'un préamplificateur. Si le préamplificateur n'existe pas, on place un circuit TDA 1524 qui assure les fonctions de contrôle grave, aigus, volume, balance et contour (Loudness).

Après amplification et traitement les signaux sont envoyés vers les amplis de puissance. Pour une utilisation en auto-radio, un ou deux amplificateurs intégrés TDA 1510 conviennent parfaitement.

# Réalisation pratique

Tous les composants sont implantés sur une carte simple face  $195 \times 120$ , dont le tracé des pistes est représenté à la figure 7 et le plan d'équipement à la figure 8. Comme

d'habitude, procéder avec soin et méthode, veiller à l'orientation des circuits intégrés, transistors et condensateurs polarisés. Ne pas hésiter à employer des composants de bonne qualités : potentiomètres modèle P11 et T 19S Sfernice. Après nettoyage du circuit côté soudure, connecter le circuit à une source de tension 12 V.

# Réglages

Sous 12 V, la consommation ne

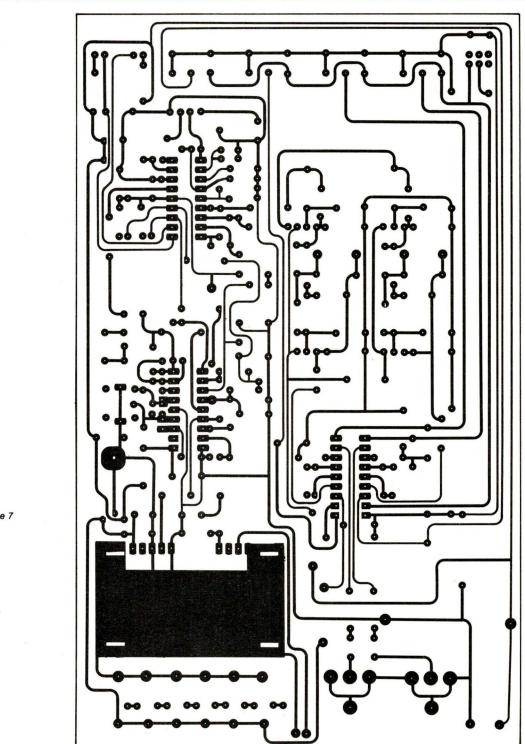


Figure 7

doit pas dépasser 150 mÅ. En cas de débit excessif vérifier l'implantation. En général la détection du composant fautif est assez simple. Noter qu'un condensateur tantale inversé sur une ligne d'alimentation se comporte comme une résistance de très faible valeur : quelques ohms seulement.

Dans un premier temps, on ne règle que le transformateur T et le po-


tentiomètre  $R_{13}$ . On règle  $R_{13}$  pour avoir 0 V sur la broche 14 du TDA 1576.

Puis, on cherche l'accord sur une station grâce à l'un des potentiomètres  $R_1$  à  $R_6$ . On peut s'aider pour cela d'un amplificateur connecté provisoirement à la broche 9 du TDA 1576 via un condensateur de liaison.

Si l'on ne dispose pas du générateur approprié, le réglage de T peut s'effecteur simplement à l'oreille.

En absence d'émission, on règle  $R_{13}$  pour faire disparaître le souffle. Sur notre prototype, une porteuse d'amplitude inférieure à  $5~\mu V$  déclenche la commande de silencieux et dans ce cas la tension présente sur la broche 14~vaut~1,30~V.

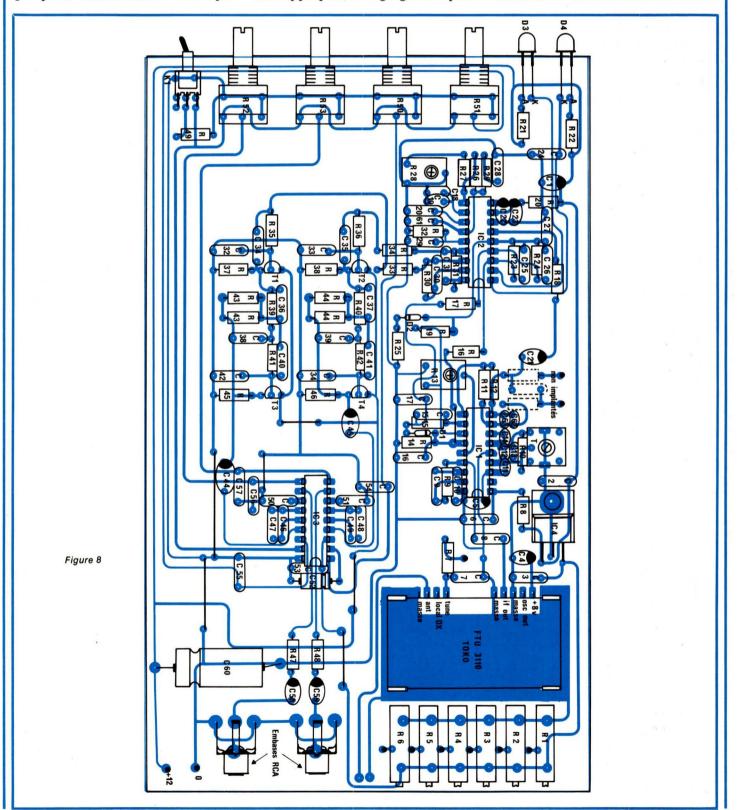Dès que ces premières opérations sont effectuées, connecter un amplificateur BF directement aux sorties



89

CINCH. Chercher l'accord sur une station connue pour émettre en stéréo. Régler R<sub>28</sub> pour que la diode électroluminescente D<sub>3</sub> s'illumine.

Les réglages sont terminés, ils peuvent être immobilisés et le circuit mis en coffret.

# Résultats des mesures effectuées

Si l'on dispose du matériel de mesure adéquat, la sensibilité du récepteur peut être mesurée. Sur la maquette nous avons obtenu 3  $\mu$ V pour un rapport S/B de 26 dB et 100  $\mu$ V pour S/B de 62 dB. Pour des tensions d'entrées comprises entre 3 et 100  $\mu$ V, les résultats sont donnés au tableau de la figure 9.

La courbe de la figure 10 est simple à relever puisqu'elle ne nécessite qu'un générateur BF et un voltmètre efficace. On remarque qu'à 10 kHz le dépassement est légèrement inférieur à 1 dB: gain en tension de 1,12, que la réjection à 19 kHz est supérieure à 25 dB et la réjection à 38 kHz est supérieure à 20 dB.

Les courbes de la figure 11 montrent l'effet des correcteurs graves et

aigus précédés des filtres passe-bas et réjecteurs pour les positions mé-

dianes et extrêmes.

Les courbes des figures 12 et 13 montrent l'effet de la commande de volume et de la commande de balance.


			-			_	
		-	•	-		-	-
					•	, ,	
C	•				-0	м	


Par ses performances, le sélecteur FTU 3110 se prête particulièrement bien à la réalisation de récepteurs auto-radio ou baladeurs. Pour cette dernière application, le circuit pourra être miniaturisé. La couverture de fréquence dépassant la bande 88-108 MHz, le sélecteur se prête à bien d'autres applications.

François de DIEULEVEULT

Figure 9

Niveau d'entrée μV.	Rapport S+B en sortie dB.
100	62
50	58
20	51
10	45
3	26

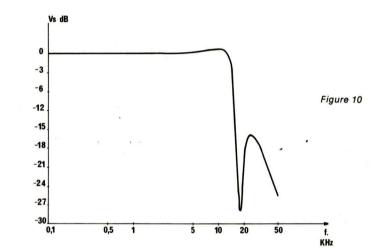

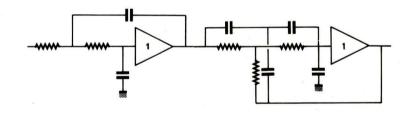



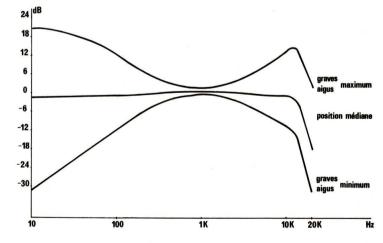


Figure 11

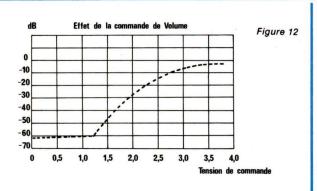

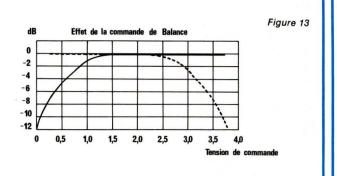

# **Nomenclature**

#### Résistances

$R_1$ : 4,7 $k\Omega$ T 19S	$R_{12}$ : 180 $k\Omega$	R <sub>23</sub> : 150 kΩ	R <sub>34</sub> : 2,7 kΩ	$R_{45}$ : 5,6 k $\Omega$
$R_2$ : 4,7 k $\Omega$ T 19S	R13: $10 \text{ k}\Omega$ ajustable	$R_{24}$ : 150 k $\Omega$	R <sub>35</sub> : 3,0 kΩ	$R_{46}$ : 5,6 k $\Omega$
R <sub>3</sub> : 4,7 kΩ T 19S	$R_{14}$ : 4,7 k $\Omega$	$R_{25}$ : 3,3 $k\Omega$	R <sub>36</sub> : 3,0 kΩ	R <sub>47</sub> : 220 Ω
$T_4$ : 4,7 k $\Omega$ T 19S	R15: 330 kΩ	R <sub>26</sub> : 220 kΩ	R <sub>37</sub> : $5,6 \text{ k}\Omega$	R <sub>48</sub> : 220 Ω
$R_5$ : 4,7 k $\Omega$ T 19S	$R_{16}$ : 82 $k\Omega$	$R_{27}$ : 39 $k\Omega$	R <sub>38</sub> : $5,6 \text{ k}\Omega$	R <sub>49</sub> : $2,2 \text{ k}\Omega$
$R_6: 4,7 \text{ k}\Omega \text{ T 19S}$	$R_{17}$ : 1 $M\Omega$	$R_{28}$ : 10 k $\Omega$ ajustable	R <sub>39</sub> : 1,8 kΩ	R <sub>50</sub> : 47 kΩ Pl1
R <sub>7</sub> : 10 kΩ	R <sub>18</sub> : 47 kΩ	R <sub>29</sub> : 10 kΩ	R <sub>40</sub> : 1,8 kΩ	R <sub>51</sub> : 47 kΩ Pl1
Rs: 10 Ω	R <sub>19</sub> : 100 kΩ	$R_{30}$ : 15 k $\Omega$	$R_{41}$ : 1,8 k $\Omega$	R <sub>52</sub> : 47 kΩ P11
R <sub>9</sub> : 330 <b>Ω</b>	R <sub>20</sub> : 10 <b>Ω</b>	R <sub>31</sub> : 15 kΩ	R <sub>42</sub> : 1,8 kΩ	R <sub>53</sub> : 47 kΩ Pl1
R <sub>10</sub> : 820 <b>Ω</b>	R <sub>21</sub> : 680 <b>Ω</b>	R <sub>32</sub> : 180 kΩ	R <sub>43</sub> : $2 \times 1.8 \text{ k}\Omega$ en//	
R <sub>11</sub> : 220 k $\Omega$	R <sub>22</sub> : 680 <b>Ω</b>	R <sub>33</sub> : $2,7 \text{ k}\Omega$	R44: $2 \times 1.8 \text{ k}\Omega$ en//	

# **Condensateurs**

#### **Divers**

# **Transistors**

### Circuits intégrés

IC1: TDA 1576 IC2: TDA 1578 A IC3: TDA 1524 A

IC<sub>4</sub>: 7808

T1 à T4: MPSA 18

#### **Diodes**

D<sub>1</sub>, D<sub>2</sub>: 1N 4148 D<sub>3</sub>, D<sub>4</sub>: Led rouge Ø 5 Module TOKO: FTU3110 mélangeur FM.

T: TOKO KANK 3335 R

 $K_1$ : inverseur unipolaire ou bipolaire

pour CI

K2: commutateur rotatif 1 circuit 6 positions

# <u>Technique</u>

## La famille 45AX

Elle se compose actuellement de sept modèles dont nous donnons un tableau récapitulatif ci-après:

Les désignations sont fonction de l'angle de déviation 90° ou 110°, de la diagonale utile d'écran, du type de col, Narrow Neck (col étroit) ou mini neck (col mince), et du rayon de courbure de la dalle.

Soulignons, ce que nous n'avions mentionné parmi les avantages du FST, un accroissement de la surface d'image pour une même diagonale ce qui en rend le format plus proche de celui du cinéma. Conjointement à la réduction des fentes du masque et à celle du diamètre du spot, cela améliore aussi la lisibilité des textes.

## La production des 45 AX à Dreux

La fabrication des deux formats 45 AX, 59 et 66 cm, n'a pas entraîné de grosses modifications dans l'organisation du centre de Dreux. La restructuration entreprise en 82 avait pour but d'améliorer la productivité mais aussi de faciliter l'introduction de nouvelles technologies. Lors de notre précédente visite en 84, l'étude de

production des tubes FST était déjà très avancée.

Grossièrement, les modifications de la chaîne de production se situent au niveau des postes d'assemblage cadre-masque (soudés au laser), de positionnement dalle-masque et de nouveaux postes ont été créés pour l'appariement tuve-déviateur. Ces derniers postes réclament encore l'intervention humaine alors que tous les autres sont dotés d'automates programmables capables de reconnaître les types de tube, leur forme, et d'assurer la régulation du flux de production en fonction des types. Nous rappelons qu'à Dreux tous les produits sont « étiquetés » par codage optique.

Notamment l'aimantation de l'anneau multipôle commune aux deux systèmes 30 et 45 AX est entièrement automatisée.

La souplesse et la flexibilité autorisée par le système informatique utilisée (voir notre précédent article), permet de changer rapidement les ratios de production. À l'heure actuelle les 45 AX 59 et 66 cm représentent 20 % de la quantité totale, mais on peut passer en moins de deux jours à 40 %.

Dreux est d'ailleurs le centre du groupe Philips qui pourra passer le plus rapidement au tout 45 AX mais le surcoût engendré par un tube 45 AX sur un téléviseur est d'environ 800 F, aussi le passage au tube plat à coins carrés ne se fera que très progressivement.

C. DUCROS



Chaine automatisée de manutention et d'emballage. Là encore le manipulateur et les convoyeurs reconnaissent chaque type de tube et assure l'aiguillage correct.



Chaine automatisée pour l'aimantation de l'unité multipôle. Le robot du premier plan reconnait les types et les formes de tube. L'introduction dans le réceptacle d'aimantation se fait avec une précision du 1/10 de mm.

# Infos

# GRAND PRIX

Nos lecteurs attentifs n'ont pas été sans remarquer dans notre dernier numéro une page d'annonce de la société KF présentant son premier

grand prix.

Voici pour ceux qui ont conservé les fiches idées parues d'Avril 1982 à Mai 1984. l'occasion de mettre en application ces montages de base, de les associer pour aboutir a un montage original. D'autre préfèreront disséquer tel ou tel montage pour en extraire une partie intéressante, astucieuse, d'autre encore puiseront dans leur propres connaissances et documentation technique pour parvenir au résultat.

Quelle que soit la solution envisagée, nous ne pouvons qu'engager nos lecteurs a participer à ce grand prix, d'autant que la dotation n'est pas

sans intérêt.

Trois supports
techniques ont été retenus
par KF pour annoncer ce
grand prix, le
Haut-Parleur, Electronique
Pratique et Radio-Plans et
un membre de chaque
rédaction fera partie du
jury qui attribuera les
prix.

Pour obtenir d'avantage de renseignements sur le déroulement de cette opération, nous vous invitons à vous reporter à la page d'annonce KF que vous trouverez dans ce numéro. Encore une chose, pressez-vous, le concours est clos le 15 avril 1986.

Principales caractéristiques de la gamme 45AX

			,	Diagor	ale (cm)	
DÉSIGNATION	Angle de déviation	Col	Rayon de courbure (x)	utile	verrerie	Accroissement surf. (%)
A66EAK00X	100°	NN	1,7	66	70	9,1
A59EAK00X	110°	NN	1,7	59	63	18,1
A51EAK00X	110°	NN	1,5	51	54	4,1
A51EAL00X	90°	NN	1,5	51	54	4,1
A51EAM00X	90°	MN	1,5	51	54	4,1
A41EAM00X	90°	MN	2	41	44	5
A36EAMOOX	90°	MN	2	36	39	4 7

NN: Narrow Neck, 29,1 mm - MN: Mini Neck, 22,5 mm


S.P.E.: Société Parisienne d'Edition Société Anonyme au capital de 1.950.000,00 F Siège Social: 43, rue de Dunkerque 75480 PARIS CEDEX 10 Création: 1909 Durée: 140 ans Président Directeur Général Directeur de la Publication:

Président Directeur Géné Directeur de la Publicatio J.P. VENTILLARD Rédacteur en Chef: Christian DUCHEMIN Actionnaires:

Actionnaires :
Publications Radio-électriques et Scientifiques
Monsieur J.P. Ventillard
Madame Paule Ventillard

Tirage moyen 1984 : 98.542
Diffusion moyenne 1984 :

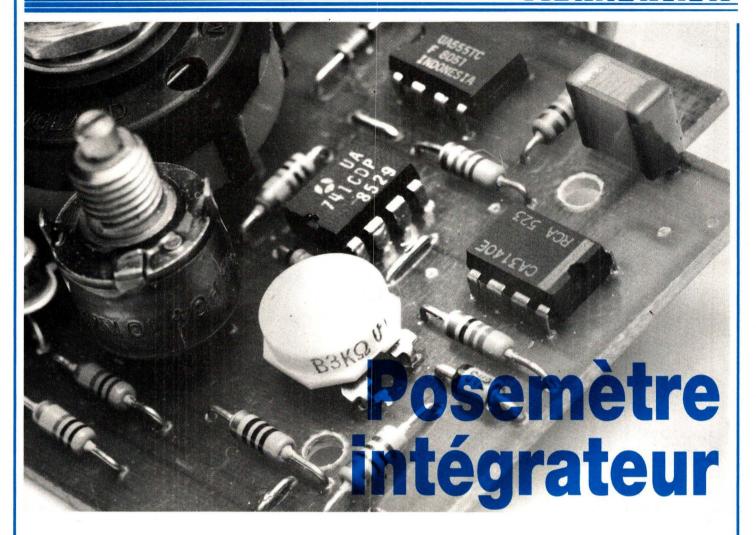56.418
Chiffre d'Affaires 1984 de la Société Parisienne d'Edition :



VEC cette réalisation d'un posemètre pour les prises de vues en ambiance très sombre, nous complétons — et terminons pour l'instant — la série des articles consacrés aux applications des photopiles au silicium amorphe.


Rappelons que nous avions commencé (R.P.-EL n° 455), par une étude théorique des propriétés, et par une description des méthodes de fabrication, de ces photopiles étudiées et construites en France par la société Solems. Un deuxième volet nous a permis d'effectuer un tour général d'applications possibles; nous y tenions compte des deux caractéristiques les plus intéressantes de ces matériels: sensibilité aux faibles éclairements, et linéarité de la réponse courant de court-circuit/éclairement (R.P.-EL n° 456).

Le dernier article (RP-EL n° 457) proposait la construction d'un posemètre intégrateur pour agrandisseur photographique. Ce montage préfigurait d'ailleurs celui que nous abordons maintenant : la conception de base reste en effet la même, et seuls diffèrent certains ordres de grandeur, ainsi que la structure des étages de sortie.
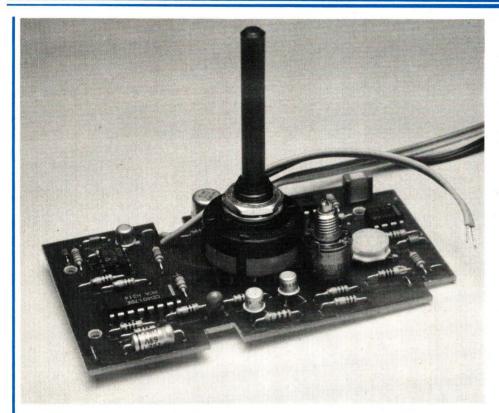
# La photographie en ambiance très sombre


Nous englobons, sous cette appellation, tous les cas de prise de vue conduisant à des temps d'exposition supérieurs à quelques secondes. Les appareils automatiques deviennent alors incapables de déterminer le temps de pose. En fonctionnement manuel, ce sont les posemètres qui déclarent forfait...

On rencontrera ce problème dans la photographie de certains intérieurs, surtout lorsque leur grandes dimensions excluent le recours à un éclairage artificiel : églises, cryptes, etc. Certains amateurs s'excercent aussi à photographier des paysages nocturnes, à la seule lumière de la lune, ou même des étoiles. Les expositions peuvent atteindre, dans ces conditions, plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes, même avec des émulsions à haute sensibilité.



Le montage que nous décrivons est capable d'intégrer de très faibles éclairements, sur des durées atteignant l'heure. Il répond donc à une partie du problème posé. L'autre partie réside dans le défaut de réciprocité, terme barbare employé par les photographes pour dire que, aux faibles éclairements, le noircissement des émulsions n'est plus proportionnel à la quantité de lumière reçue, mais devient plus faible. En noir et blanc, une augmentation volontaire du temps de pose, éventuellement déterminée par l'expérience (mais les fabricants donnent des indications à ce sujet), est un remède suffisant. En couleurs, les problèmes se compliquent : les trois couches offrent des comportements différents, ce qui nécessite un filtrage correcteur.

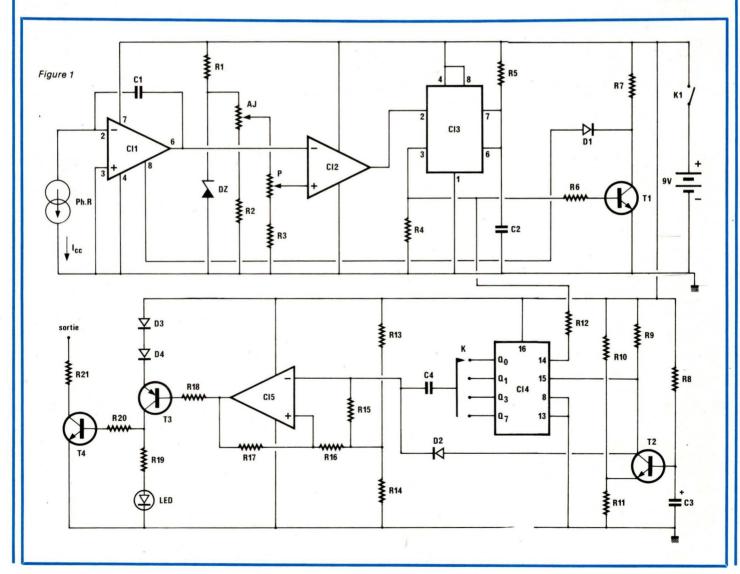Il s'agit là de notions que nous ne pouvons développer ici, mais qui sont traitées dans de nombreux ouvrages de photographie.



# Schéma général du posemètre

On le trouvera à la figure 1 qui, pour nos lecteurs fidèles, évoque des souvenirs récents. Ceci, d'ailleurs, nous permettra d'abréger les explications, en divisant le montage en plusieurs sous-ensembles.

# L'intégrateur et le générateur d'impulsions

Cette partie du posemètre reproduit fidèlement les circuits correspondants du modèle pour agrandissement. La photopile, branchée entre l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel CII et la masse, travaille en court-circuit, et délivre une intensité Icc proportionnelle à l'éclairement. L'ensemble, grâce au condensateur C1 monté dans la branche de contre-réaction, fonctionne en intégrateur, et produit une rampe croissante sur la sortie 6.

Lorsque le niveau de cette rampe atteint le seuil déterminé par la position du curseur du potentiomètre P, le comparateur Cl2 bascule. Sa sortie transite brusquement du niveau haut (voisin de la tension d'alimentation) au niveau bas (proche de la masse), et l'impulsion en lancée négative ainsi engendrée, déclenche le monostable Cl3, réglé pour une pseudo-période T d'environ 0,5 ms, grâce au choix de R5 et de C2. Pendant la durée de cette pseudo-pé-

riode, la sortie 3 du circuit  $Cl_3$  passe à l'état haut, et, à travers  $R_6$ , sature le transistor  $T_1$ , dont le potentiel de collecteur devient voisin de zéro.

La diode Di transmet cette tension à la broche 8 de l'amplificateur opérationnel CI1, ce qui assure la remise à zéro de sa sortie (voir l'analyse du circuit CA 3140 dans notre article du numéro 457 de la revue). A l'issue de la pseudo-période de CI3, T1 se bloque à nouveau, et CII recommence à intégrer le courant de la photopile, ce qui amorce le démarrage d'une nouvelle rampe. Finalement, la fréquence de ces dernières, donc celle des impulsions élaborées par CI3, est proportionnelle inversement l'éclairement de la cellule.

## Les circuits de comptage

A travers R<sub>12</sub>, les impulsions de la sortie 3 de CI3 attaquent l'entrée d'horloge (broche 14) du compteur CI4, un très classique 4017. Supposons qu'à l'instant de la mise en service du posemètre, ce compteur soit ramené à zéro (nous verrons plus loin comment le problème a été résolu). La sortie Oo se trouve à l'état haut, tandis que démarre la première dent de scie sur l'intégrateur, comme le montrent les lignes a et b du diagramme de la figure 2. Toutes les autres sorties, et notamment Q1, Q3 et Q7, se'trouvent à l'état bas, donc au potentiel de la masse.

Si on désigne par  $\theta$  la période des dents de scie - nous avons vu plus haut que  $\theta$  était inversement propor-

tionnelle à l'éclairement reçu par la photopile - la sortie Q<sub>0</sub> du compteur revient à l'état bas, tandis que Q<sub>1</sub> passe à son tour à l'état haut, à l'issue de ce délai θ: c'est ce qu'illustrent les lignes b et c de la figure 2. De proche en proche, on vérifiera aussi (lignes c, d, e et f de la même figure) que les sorties Q<sub>1</sub>, Q<sub>3</sub> et Q<sub>7</sub> transitent respectivement de l'état haut vers l'état bas après des délais 2θ, 4θ et 8θ.

Finalement, et toutes autres conditions restant égales par ailleurs (éclairement de la photopile, réglage du potentiomètre P qui détermine le seuil du comparateur, donc la durée de la période  $\theta$  des dents de scie), selon que le commutateur K sélectionne l'une ou l'autre des quatre sorties  $Q_0$ ,  $Q_1$ ,  $Q_3$  ou  $Q_7$  du compteur, le condensateur  $C_4$  transmet, aux circuits qui lui font suite, une impulsion négative au bout d'un temps réglable dans une progression géométrique de raison 2.

Nous nous servirons de cette commutation, qui pilote les circuits de sortie, pour ajuster le temps de pose en fonction de la sensibilité du film. Compte tenu du fait qu'il serait stupide, pour des photos en ambiance sombre, d'employer des émulsions à faible sensibilité, nous exploiterons les performances des produits modernes, avec la progression suivante :


- position Q<sub>7</sub>: émulsions de 200 ASA
- position Q3: émulsions de 400 ASA
- position Q1 : émulsions 800 ASA
- position Qo: émulsions 1600 ASA.

# Les circuits de sortie

Le problème à résoudre en dernier ressort est celui de la commande de l'obturateur de l'appareil photographique, qui doit... s'ouvrir au début de l'exposition, et se refermer à la fin de celle-ci, lorsque la quantité de lumière accumulée sur le film a été jugée suffisante par le posemètre.

La solution dépend naturellement des possibilités de l'appareil utilisé: commande électrique directe dans certains modèles récents, commande par l'intermédiaire de la pose « B » et d'un déclencheur souple lui-même actionné par un électro-aimant, etc. La multiplicité des cas conduit à différents types d'interfaçage, que nous ne pouvions tous prévoir et examiner en détail.

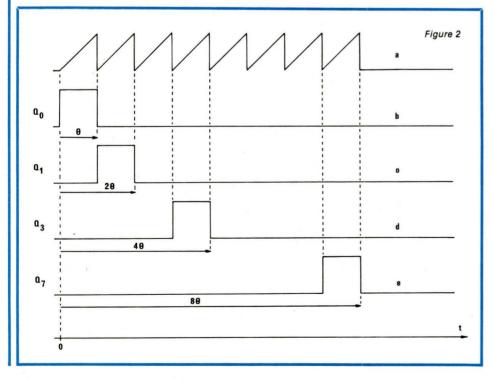Pour cette raison, nous avons opté pour une sortie sur transistor à col-



lecteur ouvert (T4 dant le schéma de principe de la figure 1), ce qui permet d'adapter le posemètre à toutes les configurations imaginables... au prix de l'étude personnelle (et facile) de l'interface.

Au début de la pose, et compte tenu des conditions initiales imposées à la mise sous tension (encore une fois, nous y reviendrons), l'amplificateur opérationnel CIs, organisé en bistable, voit sa sortie passer à l'état bas. Dans ces conditions, le PNP T3 conduit, ce qui entraîne deux conséquences :

• l'allumage de la diode électroluminescente branchée dans son collecteur,

• la mise en conduction du NPN de sortie T4.

A la fin de la pose, C4, attaqué par le créneau de l'une des sorties du compteur, transmet une brève impulsion négative à l'entrée inverseuse de CIs, et remet ainsi sa sortie à l'état haut : T3 et T4 se bloquent, la LED s'éteint, témoignant de la refermeture de l'obturateur. Les diodes D3 et D4 sont destinées à garantir un blocage franc, en compensant la tension de déchet de CIs.

#### Initialisation des circuits

Examinons ce qui se passe quand on ferme l'interrupteur de l'alimentation, K1. L'ensemble des circuits est immédiatement placé sous tension, et l'émetteur de T2 se trouve porté à un potentiel positif fixé par le diviseur R10, R11. Par contre, à cause de C3, le potentiel de base ne croît que progressivement, et T2 est d'abord bloqué : sa tension de collecteur atteint les 9 volts de l'alimentation, ce qui entraîne deux conséquences :

• Un niveau logique 1 est appliqué sur l'entrée « reset » (broche 15) du compteur CI4, assurant la remise à zéro de ce circuit, donc le passage à l'état 0 de la sortie Q0.

• Une tension positive, à travers la diode D2, parvient à l'entrée inverseuse de CI5, et la sortie de cette bascule descend au potentiel de la masse, ce qui assure, comme annoncée plus haut, la mise en conduction du transistor T4.

#### Le réglage du diaphragme


Seules, évidemment, seront utilisées les grandes ouvertures relatives, à partir de \$\mathbf{1}\$, 4 par exemple. On pourra, ainsi, se limiter aux diaphragmes \$\mathbf{1}\$, 4 et \$\mathbf{2}\$, ce qui entraîne déjà un rapport des luminosités de l à 2 (d'autres valeurs sont évidemment possibles, fonctions de l'ouverture maximale de l'optique employée).

Il convient donc de prévoir un réglage du posemètre, en fonction du diaphragme choisi : c'est ce que permet le potentiomètre P, après ajustage par AJ, pour tenir compte des dispersions sur la capacité C1.
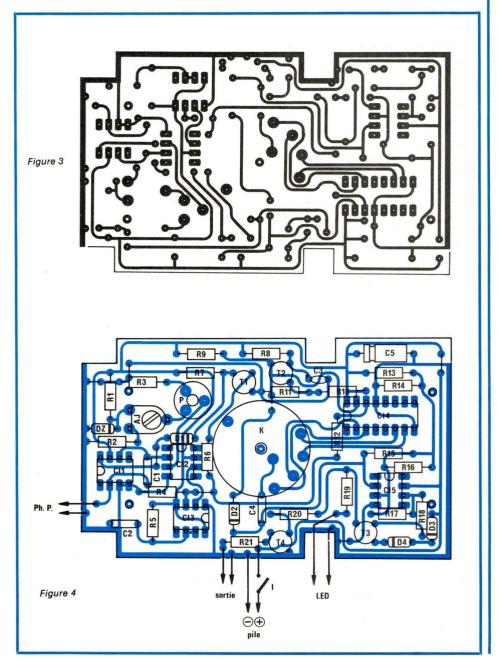
# Le circuit imprimé

Pour une telle réalisation, destinée à prendre place sur l'appareil photographique, par exemple dans la griffe porte-accessoires, nous avons cherché sinon une miniaturaisation extrême, du moins une réduction des dimensions.

Le circuit imprimé, dont on trouvera le dessin en figure 3, est découpé de façon à prendre place dans un coffret MMP, avec logement incorporé de la pile de 9 volts. La figure 4, et la photographie jointe, précisent l'implantation des composants. On choisira un potentiomètre de petites dimensions (celui de la maquette est un Ohmic). Par contre, le commutateur est un modèle standard à 12 positions, dont on coupe les pattes inutiles (attention, l'une d'entre-elles subsiste, pour une bonne tenue mécanique). Ces pattes, qui, normalement, se terminent par des œillets, sont ensuite taillées en pointe, afin d'entrer dans les trous



du circuit imprimé.

On veillera à souder les transistors, particulièrement celui qui vient au-dessus du logement de pile, très près du circuit, car la place est extrêmement limitée en hauteur. blanc...), on sélectionnera, et on rétablira, la position de AJ qui donne les meilleurs résultats.

Si aucune position ne convenait,

on changera la capacité du condensateur d'intégration C1, pour modifier la fréquence des dents de scie.

R. Rateau

# La mise en coffret

Le coffret MMP est le petit modèle connu, comportant un logement pour la pile miniature de 9 volts (référence 173 LSP). La face qui contient la trappe d'accès à la pile, et constitue normalement la partie inférieure du boîtier, devient ici le dessus. A l'intérieur de l'autre moitié, on supprimera, avec une pince coupante, les quatre tétons de fixation du circuit, afin de coller celui-ci au ras du panneau, pour gagner de la hauteur.

La face avant (petite plaque d'aluminium) recevra une découpe rectangulaire, derrière laquelle on collera la photopile Solems. Enfin, il faut percer, sur la demi-coquille devenue partie supérieure du posemètre, les trous de passage pour les axes du potentiomètre P et du commutateur K.

Chez les revendeurs de matériel photographique, on trouve des supports adaptateurs pour les griffes porte-accessoires des appareils de prise de vue. On pourra utiliser une telle pièce, collée sur le posemètre, pour la fixation de celui-ci.

# L'étalonnage

Il s'agit, comme bien souvent hélas, de l'opération la plus fastidieuse, car elle ne peut s'effectuer que par essais, et approximations successives.

On commencera par tourner le potentiomètre à fond dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui correspond à la plus basse fréquence des dents de sicie, donc à la plus grande ouverture de diaphragme (\$\frac{1}{2}\$), offrant deux fois moins de lumière, s'obtient sensiblement à mi-course.

En se plaçant dans les conditions normales d'utilisation (extérieur de nuit, avec lune et ciel clair, ou intérieur sombre), on prendra une série de clichés avec différents réglages (repérés!) de la résistance ajustable AJ. Après développement (il vaut mieux commencer sur du film noir et

## Nomenclature

## Résistances 0,5 watt à $\pm$ 5 %

$R_1: 2,2 k\Omega$	R <sub>11</sub> : 1,5 k $\Omega$
$R_2$ : 22 k $\Omega$	$R_{12}$ : 27 k $\Omega$
R <sub>3</sub> : 2,2 k $\Omega$	R <sub>13</sub> : 2,2 k $\Omega$
$R_4$ : 15 k $\Omega$	$R_{14}$ : 2,2 k $\Omega$
R <sub>5</sub> : $6,8 \text{ k}\Omega$	R <sub>15</sub> : $12 \text{ k}\Omega$
$R_6: 12 \text{ k}\Omega$	R <sub>16</sub> : $12 \text{ k}\Omega$
$R_7$ : 12 k $\Omega$	R <sub>17</sub> : $100 \text{ k}\Omega$
R <sub>8</sub> : $1,5M\Omega$	R <sub>18</sub> : 100 Ω
$R_9: 22 k\Omega$	R <sub>19</sub> : 1,2 k $\Omega$
R <sub>10</sub> : 1,2 k $\Omega$	R <sub>20</sub> : $1,5 \text{ k}\Omega$
	$R_{21}$ : 100 $\Omega$

#### **Diodes**

D<sub>1</sub>, D<sub>2</sub>, D<sub>3</sub>, D<sub>4</sub>: 1 N4148 D<sub>2</sub>: Zener 6,2 volts (500 mW)

#### **Transistors**

T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub>: 2 N 2222 T<sub>3</sub>: 2 N 2907 T<sub>4</sub>: 2 N 1711

#### Résistance ajustable

 $AI: 3 k\Omega$ 

#### Potentiomètre

 $P:10 \text{ k}\Omega$  linéaire (modèle miniature)

#### Condensateurs

C1:47 nF (voir texte sur l'étalonnage)

C2: 100 nF

C3: 1 µF (tantale goutte 35 volts)

C4: 10 nF

Cs: 2,2 µF (électrolytique 12/

15 volts).

#### Circuits intégrés

CI<sub>1</sub>: CA 3140 CI<sub>2</sub>: 741 CI<sub>3</sub>: 555 CI<sub>4</sub>: 4017 CI<sub>5</sub>: 741

#### **Photopile**

Solems, référence 05-048-016-C.



# Infos

# FAIRCHILD lance une logique CMOS avancée, la FACT

Annoncée au Salon des Composants en Novembre 85, la nouvelle famille logique « Fairchild Advanced CMOS Technology » (FACT) est un évènement sur le marché des composants actifs.

Absente jusqu'ici en CMOS rapide type HC/HCT (où RCA semble mener le bal avec sa Q-MOS), Fairchild innove encore avec une gamme capable d'égaler et dépasser la HC-MOS, mais aussi les familles de TTL Schottky standard et avancées!

La consommation d'énergie est de 0,1 mW par porte pour 1 MHz de fréquence d'horloge, avec des temps de propagation de seulement 5 nanosecondes. Le croquis représente le rapport entre l'énergie consommée par porte et le temps de retard interne par porte.

On note que la FACT est sensiblement comparable à la meilleure Schottky, la FAST (Fairchild Advanced Schottky TTL) en vitesse, mais dissipe une puissance considérablement réduite.

Les caractéristiques typiques particulières de la FACT sont :

 Meilleure immunité au bruit que la HC. A 4,5 V d'alimentation FACT
 1,25 V,25 V contre HC = 0,8/1,25 V
 Sorties hautes performances identiques en FACT 74 AC et 74 ACT avec un courant entrant ou sortant de 24 mA. Transmission sur ligne 50  $\Omega$  garantie.

— La série 74 ACT comporte un étage d'entrée adapté aux seuils TTL à 5 V  $\pm$  10 %, mais reste opérationnelle sur la gamme complète d'alimentation 2 à 6 V DC. En 5 V, la FACT 74 ACT est donc un remplacement direct des TTL Schottky et CMOS 74 HCT.

— La gamme de fonctionnement 2 à 6 V en fait un remplacement direct des CMOS 74 C, 74 HC et 74 HCT employés jusqu'ici.

— Interface directement en sortie les logiques courantes avec une sortance de 60 pour le TTL LS.

— Grande amélioration de l'immunité au verrouillage par rapport à la famille CMOS standard à grille métallique. Dans les pires conditions, 6 V et 125° C, la FACT ne se verrouille pas avec des courants dynamiques entrants ou sortants de 100 mA aux entrées, et à 25° C les circuits peuvent typiquement résister à des courants dynamiques d'environ 450 mA.

— Technologie CMOS inférieure à 2 microns qui descendra prochainement à 1,5 micron.

Fréquence d'horloge typique de 125 MHz (!)


 En production actuellement avec une centaine de références disponibles au milieu de l'année selon les prévisions.

- Applications portables conseil-

lées car les spécifications sont garanties à 3 V d'alimentation, mais la FACT fonctionne effectivement jusqu'à 2 volts.

Il faut considérer FAIRCHILD (dont l'histoire est exemplaire) comme l'un des mieux placés sur le marché de la logique avec la CMOS 4000 B, la FACT, la TTL FAST et l'ECL au catalogue!

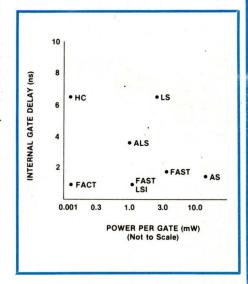Pour beaucoup, il est clair que l'avenir verra reculer et vraisemblablement disparaître les familles concurrentes. C'est pourquoi la FACT fait actuellement l'objet de nombreuses discussions avec les concurrents qui veulent être seconde source... FACT



# Carte interface IEEE ERBTEC


Automates, convertisseurs AN ou NA, voltmètres de tableaux à sorties BCD, roues codeuses, boutonspoussoir, commutateurs, lampes, relais, synoptiques, etc... peuvent être reliés, très simplement, à tout contrôleur ou calculateur à interface IEEE, à l'aide de la nouvelle carte ERBTEC EPI 120/ IEEE, représentée par ARMEXEL (92).

Cette carte dispose, en standard, de deux ports TTL 8 bits parallèles bi-directionnels. Le sens entrant ou sortant de chacun de ces ports peut être programmé, à n'importe quel instant, soit par le port IEEE, soit par strap.


Plusieurs signaux auxiliaires sont disponibles et la carte comporte également un connecteur permettant de définir l'adresse et le mode de fonctionnement (talker, listener ou analyseur).

Alimentation en 5 V.

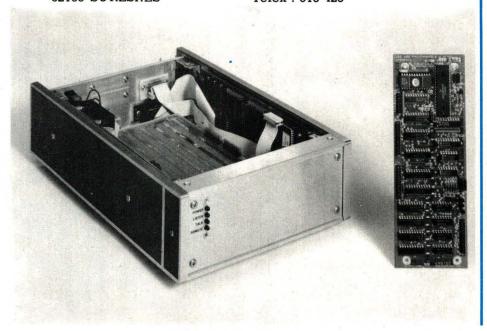ARMEXEL
3, rue de la Gauchère - Tél. : (1) 42.04.20.97
92150 SURESNES Télex : 615 425


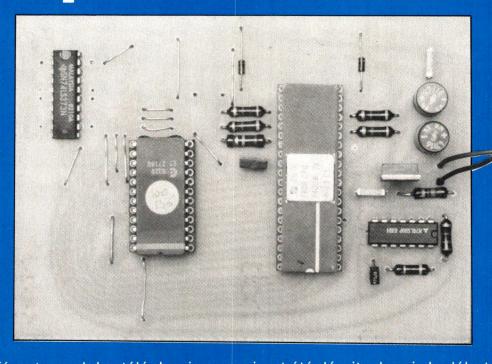
# Téléphone électronique « A la carte » 6e partie : la carte microprocesseur



ES différents modules téléphoniques qui ont été décrits depuis le début de cette série d'articles font appel aux seules ressources de l'électronique classique (analogique et digitale câblée).

Si ces techniques suffisent amplement lorsqu'il s'agit de construire un poste téléphonique ou un petit répondeur, elles se prêtent par contre moins bien à la réalisation des équipements « intelligents » dont nous allons maintenant aborder l'étude.

Un transmetteur d'alarme ou un détourneur d'appels ne peuvent guère se concevoir, en 1986, sans un microprocesseur.

Nous allons donc décrire ici la réalisation d'une carte « Z 80 » ultra-économique, et spécialement élaborée pour travailler en liaison avec nos précédents circuits à vocation téléphonique.

# Vers un système minimum

Les prix des « unités centrales » Z 80 ou autres ont suffisamment diminué ces derniers temps pour atteindre ceux de certains circuits intégrés spécifiques couramment utilisés par nos lecteurs. En fin de compte, dans un système à microprocesseur, ce sont les circuits périphériques qui coûtent le plus cher. Faisons donc la chasse aux périphériques!

Bien des applications téléphoniques peuvent être envisagées avec une carte microprocesseur très simplifiée par rapport à celle que nous avions décrite dans notre N° 427.

Faisons donc l'inventaire des économies possibles :

#### - mémoires :

Il ne saurait évidemment être question de supprimer la mémoire morte (EPROM genre 2716), chargée d'accueillir le programme que le microprocesseur devra exécuter! En revanche, on peut très bien faire l'économie de la mémoire vive (RAM), à condition de s'imposer une certaine discipline de programmation. En

pratique, il faut s'interdire l'emploi de toutes les instructions faisant appel à la **pile machine** (PUSH, POP, et surtout CALL). Certes, l'impossibilité d'appeler des sous-programmes risque d'allonger notablement le logiciel par multiplication de routines identiques, mais nous avons de la place!

#### — horloge :

L'horloge à quartz est une quasi-tradition dans le domaine des microprocesseurs. Or, le quartz coûte cher et n'est pas toujours facile à trouver pour nos lecteurs.

Comme nous n'avons que faire d'une précision du millionnième dans nos temporisations, nous nous rabattrons sur un simple oscillateur RC à trois portes NAND.

#### - ports d'entrée-sortie :

Avons-nous réellement besoin de huit entrées et huit sorties ?

Côté entrées, nous avons surtout besoin de pouvoir déclencher le démarrage d'un cycle de fonctionnement, puis l'arrêter. Cela peut tout simplement être obtenu par alimentation et désalimentation du microprocesseur, à la condition que le circuit de remise à zéro soit suffisamment rapide.

Pas d'entrées, donc, mais un seul boîtier d'interface de sortie, pouvant offrir de une à huit lignes TTL, capables de commander directement les relais REED 5 V qui nous servent côté ligne.


#### - circuits de sélection :

Avec un seul boîtier mémoire et un seul boîtier d'interface, les circuits de sélection se trouvent réduits à leur plus simple expression: la ligne MREQ du Z80 peut directement valider l'EPROM, tandis que la combinaison des signaux IORQ et WR se fait au moyen de la porte laissée libre dans le boîtier horloge.

Abstraction faite du régulateur 5 volts, c'est donc quatre boîtiers de circuits intégrés que l'on rencontre sur le schéma de la figure 1, EPROM comprise.

Par mesure d'économie supplémentaire et de simplification, nous avons étudié le circuit imprimé de la figure 2 en SIMPLE FACE. Ce choix se traduit par divers straps sur le plan de câblage de la figure 3, mais plusieurs d'entre eux pourront être omis pour les applications n'exploitant pas la totalité des lignes de sortie.

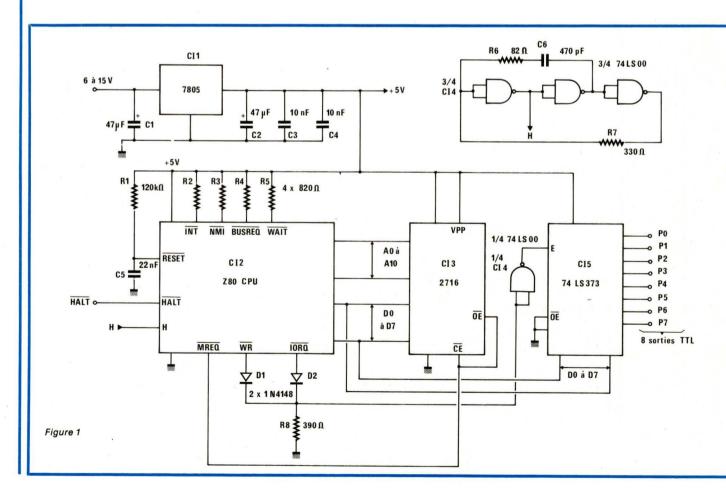Le strap « R/W » dessiné en pointillé NE SERA PAS CÂBLÉ: il est



prévu pour **remplacer** le strap noté R dans certaines applications encore à l'état de projet (utilisation de mémoires spéciales servant à la fois de ROM et de RAM).

De même, la sortie HALT, bien que munie d'une pastille, ne sera mise à contribution que dans un prochain article (détourneur d'appels).

La simplicité du schéma se répercute directement sur le prix de revient du montage. Afin de permettre à nos lecteurs de prendre toutes précautions utiles, nous avons chiffré le coût de cette réalisation en nous référant aux publicités des annonceurs de RADIO-PLANS en vigueur lorsque nous avons achevé l'étude.

Pour chaque composant, nous avons évidemment choisi le fournisseur pratiquant le meilleur prix.

Le total ainsi obtenu est de 142 F TTC, auquel il convient bien sûr d'ajouter d'éventuels frais de port, ainsi que les hausses ayant pu intervenir d'ici à la publication de cet article. En pratique, c'est surtout au niveau du Z80 qu'il est intéressant de bien choisir son fournisseur : cet article fait souvent l'objet de promotions des plus alléchantes.

En tout cas, n'allez pas dépenser 500 F pour construire ce module!

# Le problème de l'EPROM

Les opérations de câblage achevées, le montage est parfaitement inutilisable tant que son EPROM est neuve.

Il faut « personnaliser » la carte en fonction de l'application envisagée, ce qui revient à écrire le programme en langage machine Z80 décrivant le comportement désiré pour les sorties de la carte.

En effet, dépourvue d'entrées, cette carte micro-informatique est en fait un séquenceur : son rôle se ramène à enchaîner un certain nombre de combinaisons d'états des sorties, la temporisation séparant deux états consécutifs pouvant varier de quelques fractions de milliseconde à plusieurs jours ou semaines. Les applications possibles d'un tel montage sont bien sûr à peu près innombrables.

Nous nous limiterons pour l'instant à des applications téléphoniques faisant appel à nos précédents modules, ou à de nouveaux circuits périphériques, toujours fort simples.

Il est en effet souhaitable de re-

porter sur le logiciel un maximum de difficultés, afin de simplifier l'électronique associée.

Nous savons cependant fort bien que beaucoup de nos lecteurs même très compétents en électronique, ignorent tout ou presque de la programmation d'un Z80.

Nous fournirons donc tout le nécessaire pour que la programmation de l'EPROM ne fasse aucunement appel à ces notions ardues. Pas question pour autant de fournir directement la suite de codes à enregistrer dans la mémoire : dans le cas d'un transmetteur d'alarme, par exemple, nous ignorons évidemment tout des numéros de téléphone que nos lecteurs voudront programmer!

Combien de numéros, à combien de chiffres, avec ou sans pause pour le 16 ou le 19 (ou pour un fonctionnement à l'étranger)? C'est précisément là que réside tout l'intérêt d'une solution à base de microprocesseur: une totale souplesse à laquelle nous ne saurions renoncer en publiant un simple exemple.

C'est donc un programme BASIC que nous allons vous fournir : ce logiciel vous posera des questions en langage clair, et écrira à partir de

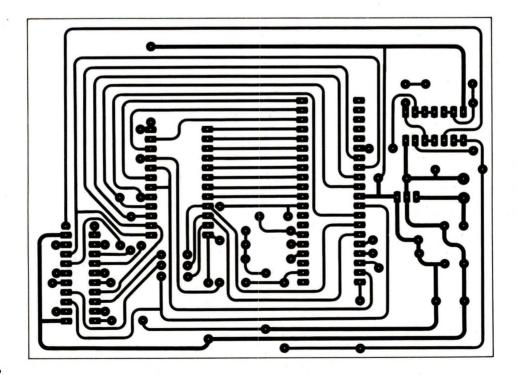


Figure 2

vos réponses, le programme machine destiné à l'EPROM.

Compte tenu du fait que l'appel de sous-programmes nous est interdit, nous risquons d'avoir à « brûler » 1000 ou 1500 octets dans la 2716 : une pénible épreuve à la main!

Nous supposerons donc que vous pouvez avoir accès à un ZX 81 équipé d'une adaptation « programmateur d'EPROM ». Un tel matériel est suffisamment courant pour pouvoir être emprunté sans grand problème.

Précisons que nous avons décrit la construction d'un programmateur très peu coûteux exactement adapté à cet usage, dans notre ouvrage « ROBOTISEZ VOTRE ZX 81 » (E.T.S.F. éditeur).

Étudions maintenant le détail de ces opérations sur notre exemple pratique.

# Application pratique : un transmetteur d'alarme

Voici une adaptation particulièrement facile à mettre en œuvre à l'aide des modules téléphoniques précédemment décrits : alimentez la carte microprocesseur avec une tension de 6 à 15 volts (courant continu)

provenant d'une quelconque centrale d'alarme, par exemple une sortie « sirène ».

La sortie « P0 » de la carte va vous fournir un signal TTL directement applicable au relais REED du module « interface ligne » décrit dans notre N° 455.

Muni du logiciel approprié, le système décrochera, attendra la tonalité quelques secondes, appellera un premier numéro, puis d'autres si nécessaire avant de revenir au premier.

Ce cycle durera jusqu'à la mise hors tension de l'ensemble.

En version « de base » (carte micro + interface ligne), il faudra prévoir l'émission en ligne d'un signal destiné à la personne qui recevra l'appel : il peut s'agir d'un quelconque « bip-bip » généré par les innombrables montages qui ont été décrits ici ou là.

On peut aussi songer à un magnétophone lisant un court message enregistré sur une cassette sans fin, ou répété de nombreuses fois sur une cassette ordinaire.

Si le montage est adjoint à un poste téléphonique complet utilisant nos précédents modules, on peut facilement prévoir la mise en service du micro du combiné : on entendra alors ce qui se passe à l'endroit d'où émane l'alarme...

En remplaçant la centrale

d'alarme par un simple interrupteur, on dispose là d'un excellent système d'appel au secours pour personne âgée ou malade.

Il faudra alors prévoir une alimentation générale de 9 volts, capable de supporter cette consommation supplémentaire (la pile miniature ne suffira plus).

La figure 4 fournit le logiciel permettant à n'importe quel ZX 81 (16 K RAM ou davantage) d'écrire le programme destiné à l'EPROM.


Frappez-le au clavier, puis lancez-le par RUN: 13 octets vous seront demandés, qu'il vous faudra aller chercher à la figure 5 et frapper au clavier en les séparant par NEWLINE.

Au fur et à mesure de ce travail, les octets entrés s'afficheront à l'écran, à des fins de vérification.

Renouvelez l'opération avec les 33 octets de la figure 6, et votre programme sera initialisé.

Pour éviter d'avoir à refaire ce travail plus tard, vous pouvez arrêter le programme et le sauver sur cassette par un GOTO 480 : au rechargement, il se lancera seul et exécutera directement la partie « utile ».

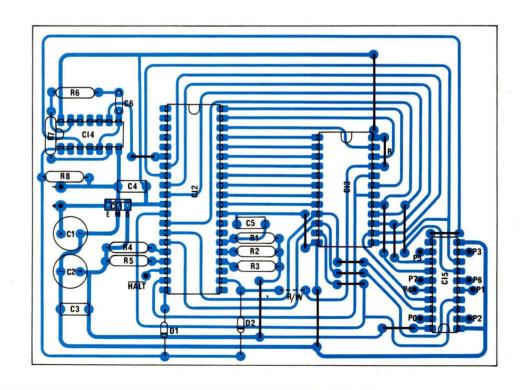A partir de maintenant, tout est enfantin: vous pouvez demander la programmation de un à quatre numéros distincts, dans l'ordre de votre choix, sans contrainte quant au nombre de chiffres.



Si une pause doit être intercalée (tonalité extérieure sur une installation privée, 16, 19 etc.), frappez un espace à l'endroit voulu.

Quand vous aurez annoncé que le dernier numéro est atteint, le programme machine sera prêt dès la fin de l'exécution de la ligne 4000 : tous ses octets sont à présent rangés dans une chaîne nommée M\$.

La partie de programme BASIC

occupant les lignes 405 à 450 n'est qu'un exemple de ce que l'on peut faire de ces octets. Ici, on les « recopie » à partir de l'adresse 8192, zone de prédilection de bien des mémoires additionnelles.

En ce qui nous concerne, nous disposons à cette adresse d'une mémoire CMOS de 2 K-octets qu'il nous suffit ensuite de recopier dans une « 2716 ».

Selon le programmateur d'EPROM dont vous vous servirez, vous pourrez soit lister le contenu de M\$, pour une programmation manuelle, soit utiliser directement M\$, soit transférer son contenu dans n'importe quelle zone mémoire appropriée.

Ne vous inquiétez pas de l'aspect de l'écran à partir de la ligne 405 : même en mode FAST, il faut du

Figure 4 - Le logiciel pour le ZX 81. La partie de programme située à partir de la ligne 405 (assemblage du code machine à l'adresse 8192) pourra être modifiée selon l'équipement disponible pour programmer les 2716.

N'attachez pas d'importance aux lettres minuscules que contient ce listing: frappez les majuscules correspondantes sur le clavier de votre ZX 81.

```
10 LET 1=13
  20 GO SÚB 100
30 LET t#=m#
40 LET 1=33
  50 GC SUB 100
60 LET n#=m#+t#
  70 LET a$=CHR$ 6+CHR$ 2+t$+CHR$ 62+CMR$ 0+CMR$ 211+CHR$ 127
90 GO TO 200
100 CL3
110 PRINT "entrer les "/1;" octets"
115 PRINT
      LET ms=""
120
130 FOR f=1 TO 1
140 IMPUT c
150 PRINT E:"/";
     LET m=m+CHR+ C
NEXT f
169
170
188 RETURN
200 CLS
205 LET m$=""
210 LET m$=m$+CHR$ 62+CHR$ 1+CHR$ 211+CHR$ 127+CHR$ 6+CHR$ 10
220 LET m$=m$+t$
230 PRINT "numero 7"
235 PRINT
240 INPUT of
250 FOR f=1 TO LEN U$
255 IF U$(f)=" " THEN
260 LET C=VAL U$(f)
                                GU 70 369
265 PRINT C
         C=0 THEN LET c=10
280 LET m==m=+CHR= 6+CHR= c+n=
290 NEXT f
300 LET m#=m$+a$+CHR$ 6+CHR$ 10+t$
310 CLS
320 PRINT "autre numero ? o/n"
330 IF INKEY$="o" TMEN GO TO 218
         INKEYS="n" THEN
340 IF
                                 SD TO 488
350 GO
                                                         Figure 6 - Les 33 octets de la routine «numérota-
360 LET m==m=+CHR= 6+CHR= 12+b=
370 GO TO 290
                                                              chiffre à composer (10 pour 0) dans registre B
400 LET m4=m4+CHR4 195+CHR4 0+CHR4 32
435
                                                                                LD A. O
                                                               62
410 FOR f=1 TO LEN ma
                                                                      127
                                                                                OUT 127, A
420 POKE 8191+f,CODE m$(f)
430 NEXT f
                                                                      48
                                                                                LD C, 48 (66 ms)
                                                               14
                                                               22
                                                                     255
                                                                                LD D. 255
435
                                                                                DEC D
                                                               21
440 CLS
450 PRINT "termine"
                                                               32
                                                                     253
                                                                                JR NZ
                                                                                DEC C
                                                               13
460 REM (c)1985 p. Swewlle
                                                               32
                                                                                JR NZ
470 STOP
480 SAVE "trateL"
                                                                     248
                                                               62
                                                                                LD A. 1
                                                                                OUT 127, A
                                                               211
                                                                     127
490 GO TO 200
                                                               14
                                                                                LD C. 24 (33 ms)
                                                               22
                                                                      255
                                                                                LD D. 255
                                                                                DEC D
                                                               21
                                                               32
                                                                                JR NZ
                                                               13
                                                                                DEC C
```

Figure 5 - Les 13 octets de la routine «temporisation».

```
durée en secondes dans registre B
              255
                             LD D, 255
    22
              255
                             DEC D
C
    21
                             JR NZ, C
     32
              253
     13
                             DEC C
     32
               248
                             JR NZ, B
                             DEC B
     32
               243
                             JR NZ, A
```

JR NZ

DEC B

LD B, 1 (préparation tempo 1 seconde)

32

5

32

248

225

temps pour recopier M\$ à l'aide d'instructions BASIC!

Notez également que M\$ peut être sauvée sur cassette en même temps que le programme (faites alors SAVE « M » et non GOTO 480).

Vous en savez maintenant assez pour faire un premier essai, qui vous permetra de vérifier le bon fonctionnement de votre équipement de programmation d'EPROM, et de la carte Z 80 équipée d'une LED en sortie. Vous obtiendrez un logiciel machine qui n'observera que dix secondes d'attente entre la composition de deux numéros de téléphone, cela pour accélérer vos essais.

Pour votre EPROM définitive, vous souhaiterez sans doute que le système « laisse sonner » plus longtemps ; remplacez alors la valeur 10 de la ligne 300 du BASIC par le nombre de secondes désirées.

Les connaisseurs en matière de Z 80 pourront obtenir le détail des deux principales routines utilisées en consultant leur désassemblage aux figures 5 et 6.

Le logiciel définitif est en effet obtenu par simple répétition de ces deux « pièces détachées » séparées par des instructions dont le désassemblage est évident, logées dans les suites de CHR\$ de certaines lignes BASIC.

## Conclusion

Cette première application de notre carte microprocesseur n'est évidemment qu'un exemple de ce que la micro-informatique peut apporter à un système péri-téléphonique moderne : on imagine la complexité de l'équivalent réalisé en « logique câblée »!

Le même module pourra, par simple programmation différente de l'EPROM, remplir des fonctions complètement différentes, par exemple la mise bout à bout de deux lignes téléphoniques pour détourner des appels vers un numéro que l'on ne souhaite pas divulguer... Mais cela fera l'objet d'un autre article!

Patrick Gueulle

### Nomenclature

#### Résistances 5 % 1/4 W

#### Condensateurs

C1: 47 µF 16 V C2: 47 µF 16 V C3: 10 nF C4: 10 nF C5: 22 nF C6: 470 pF

### Circuits intégrés

CI<sub>1</sub>: 7805 CI<sub>2</sub>: Z 80 CPU

C3: 2716 (programmée)

CI<sub>4</sub>: 74LS00 CI<sub>5</sub>: 74LS373

#### **Divers**

D<sub>1</sub>: 1N4148 D<sub>2</sub>: 1N4148



# *Le son laser*



#### SLOWING 21, rue de Fécamp

**75012 PARIS** Tél.: 48.59.71.96

VENTE UNIQUEMENT PAR CORRESPONDANCE Tarif unitaire TTC pouvant varier - Paiement à la commande Expédition en recommandé - Urgent : 20 F ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 Remises par quantité - **NOUS CONSULTER** 

	74	LS	C-1	Nos	MICROS	LINÉAIRES
0	2.20	143 11,70	4000 2,30	4073 2,30	EF 6802 33.00	TL
1		153 4,80	4001 2,30	4075 2,30	EF 6809 64,00	71 4,20
		154 9,60	4002 2,30	4077 2,30	EF 6821 18,00	72 4,60
3	2,20	155 5,20	4007 2,30	4078 2,30	EF 68 A 21 24,00	74 7,00
4	2,20	156 5,20	4011 2,30	4081 <b>2,30</b> 4093 <b>4,00</b>	EF 68 B 21 18,00 EF 6850 18,00	81 <b>4,20</b>
5		157 5,20	4012 2,30	4098 6,60	EF 6850 18,00 EF 7910 P 240,00	82 4,60
		158 4,10	4013 2,30	1000	EF 9345 120,00	84 8,20
	2,20	160 5,70	4014 5,20	4502 5,80	EF 9365 280,00	431 <b>5,40</b>
		161 6,10	4015 5,20	4510 5,20	EF 9367 N.C.	311 3,80
		163 6,10	4016 3,20	4511 5,30	UPD 765 112,00	318 16,00
13		164 6,10	4017 5,20	4512 <b>5,20</b> 4514 <b>11,20</b>	Z 80 CPU 25,00	324 4,80
14		165 7,70	4018 5,20	4516 4,80	Z 80 A CPU 35,00	339 4,80
20		166 7,70	4019 5,20	4518 5,20	8085 A <b>52,00</b> 8086 <b>72,00</b>	360 28.00
21		169 7,70	4020 5,20	4520 <b>5,20</b>	8088 112,00	710 2,80
		173 6,90	4021 5,20	4528 5,20	8202 A 28,00	723 3,50
		174 9,40	4022 5,20	4532 8,40	8255 A 44,00	741 <b>3,20</b>
		175 9,40	4023 <b>2,30</b> 4024 <b>4.70</b>	4538 6,80	MK	748 <b>4,40</b>
32		193 7,50		4539 <b>6,00</b> 4555 <b>6,40</b>	2716 <b>32,00</b>	1458 3,00
33		191 <b>9,40</b> 194 <b>7,20</b>	4025 <b>2,30</b> 4026 <b>4,80</b>	4556 6,40	4516-15 18,00	TDA
37		195 9,50	4027 4,00	4584 4,40	4116-20 <b>12,00</b>	1011 12,80
38		197 11,30	4028 4,50	4585 5,00	4116-25	2593 <b>15,00</b> 2576 <b>36,00</b>
40		240 8,50	4029 5,30		MM 6116 39,00	4560 36,00
42		241 8,50	4030 3,90	40098 4,60 40105 5,70		7000 22,00
47		243 8,20	4031 11,50	40106 5,70	TMS 1122 56,00	LF
48		244 8,50	4033 11,10	40109 5,70	TMS 3874 32,00	353 7,50
49	6,70	245 10,10	4034 11,40	40161 5,30	TMS 5100 88,00	356 7,90
54	3,20	247 7,60	4035 6,10	40174 6,00		357 7,90
55	2,20	253 5,20	4036 22,10			NE
73		257 <b>5,20</b>	4040 5,30		DIVERS	544 27,00
74		258 5,20	4041 6,00	REGULATEURS		555 3,70
75		260 4,20	4042 4,70	FIXES TO 220	Céramique de 10 à	565 9,60 5534 20,00
85		266 4,20	4043 5,20		680 PF	CA 20,00
86		273 8,50	4044 5,20	7805 5,60	de 1 nF à 680 nF 0,60	3161 14,40
90		279 5,20	4045 5,80	7808 <b>5,60</b> 7812 <b>5,60</b>	de 100 nF à 680 nF 1,40	3162 64,00
92		293 6,40	4046 6,30	7815 5,60	1 N 4148 0,20	MC
93 95		324 8,00	4047 <b>5,80</b> 4048 <b>4,00</b>	7824 5,60	1 N 4007 0,50	1496 4,40
96		353 <b>6,80</b> 363 <b>4,60</b>	4048 <b>4,00</b> 4049 <b>3,40</b>	7905 5,90	Pont 1 A 50 V 2,50	1488 5,60
		365 <b>4,60</b>	4050 3,40	7912 5,90	Diac 32 V 1,80 TIC 226 D 5,60	1489 5,60
		367 4,60	4051 5,50	7915 5,90	TIC 106 D 5,60	
112		368 4,60	4052 5,50	LM 317 T 7,40	BTA 08 400 3,20	SUPPORTS
113		373 8,70	4053 5,50	L 200 10,30		Lyres
123		374 9,30	4054 6,80			8 br 0,90
124		378 5,40	4060 5,50			14 br 1,00
125	4,20	390 6,40	4066 3,40	OPTOS	QUARTZ	16 br 1,10
126		74 C	4068 2,30	OPTOS	3.2768 KHz 10.00	18 br 1,30
132		04 5,40	4069 2,30	LED 03 ou 05	2,0000 MHz 14,00	20 br 1,40
	5,40	748	4070 2,30	V.J.R 0,60	3,2768 MHz 14,00	24 br 1,95
138		04 3,40	4071 2,30	TIL 111 4,50	4,0000 MHz 10,00	28 br <b>2,20</b>
139	4,80	257 <b>7,20</b>	4072 <b>2,30</b>	BPW 34 8,00	8,0000 MHz 14,00	40 br <b>3,40</b>



...Vous assure Fred Klinger animateur de la Méthode E.T.N. d'Initiation à l Electronique.

Cette méthode est le moyen le plus direct pour vous préparer aux métiers de l'Electronique.

Comptez cinq à sept mois (une heure par jour environ).

« En direct » avec un enseignant praticien, vous connaîtrez les bases de la Radio. Mais surtout vous aurez appris les principes utiles pour entrer dans la profession ou vous spécialiser dans la Télévision.

Dépense modérée plus notre fameuse DOUBLE GARANTIE


Essai, chez vous, du cours complet pendant tout un mois, sans frais. Satisfaction finale garantie ou remboursement total immédiat.

Postez aujourd'hui le coupon ci-dessous (ou sa copie) : dans quatre jours vous aurez



Ecole des **TECHNIQUES NOUVELLES** 

ēcole privēe fondēe en 1946

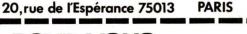

# POUR VOUS

OUI, renseignez-moi en m'envoyant, sans engagement (pas de visiteur à domicile, SVP), votre documentation complète nº 824 sur votre

● MÉTHODE RAPIDE DU RADIO-ÉLECTRONICIEN

(ci-joint, deux timbres pour frais postaux)

En plus de ses rubriques habituelles, Hi-Fi Stéréo a repris sa rubrique « Dossiers ».
Régulièrement, ce sont vingt maillons Hi-Fi du même type qui sont passés au crible :
mesures et possibilités bien sûr, mais aussi et surtout conseils optimaux d'utilisation
pour chaque appareil, et compte rendu d'écoute.
Le tout sans compromis!

Chaque mois, dans Hifi Stéréo, vous trouverez des bancs d'essai et des reportages nombreux, pour vous aider à mieux choisir votre chaîne Hifi.



#### R.D.S. R.D.S. R.D.S.

# ELECTRONIQUE

# A.D.S. à MONTPARNASSE

TTL	LS	TIT	LS	THE STATE	LS	TTL	LS	CM	os	CM	ios		M	LM		NE		1
												nervis of the	de commune	200000000000000000000000000000000000000		2000000000	2000	
74 LS 00	2.90 F	74 LS 74	4.90 F	74 LS 156	11.00 F	74 LS 290	9.90 F	CD 4014	8.00 F	CD 4076	8.00 F	LM 311	9.50 F	LM 723	6.00 F	NE 5532	39.00 F	
		74 LS 75	9.00 F	74 LS 157	4.90 F	74 LS 293	25.00 F	CD 4015	15.00 F	CD 4077	3.00 F	LM 317 K	25.00 F	LM 723 H	12.00 F	NE 5534	32.00 F	U.
74 LS 01 74 LS 02	5.50 F 2.90 F	74 LS 76	5.80 F	74 LS 158	11.80 F	74 LS 299	18.00 F	CD 4016	8.00 F	CD 4078	7.00 F	LM 317 T	15.00 F	LM 725	33.00 F	S		
74 LS 02	4.50 F	74 LS 78	5.50 F	74 LS 159	0.00 F	74 LS 322	11.00 F	CD 4017	8.00 F	CD 4081	6.00 F	LM 318	25.00 F	LM 739	5.00 F		A SU LIVE	
74 LS 03		74 LS 80	8.10 F	74 LS 160	9.50 F	74 LS 324	18.80 F	CD 4018	9.00 F	CD 4082	6.00 F	LM 323 K	55.00 F	LM 741	5.00 F			
74 LS 04	2.90 F	74 LS 81	12.10 F	74 LS 161	9.70 F	74 LS 365	12.80 F	CD 4019	4.50 F	CD 4085	4.00 F	LM 324	9.00 F	LM 741 H	11.00 F	S 576 B	48.00 F	
74 LS 06	2.90 F 8.00 F	74 LS 82	10.00 F	74 LS 162	7.20 F	74 LS 366	11.00 F	CD 4020	13.00 F	CD 4086	4.50 F	LM 331	47.00 F	LM 747	16.00 F	SAA -	CAC	
74 LS 00	8.00 F	74 LS 83	7.50 F	74 LS 163	10.50 F	74 LS 367	7.50 F	CD 4021	9.00 F	CD 4089	14.50 F	LM 334	20.00 F	LM 748	13.00 F	SAA -	SAS	
74 LS 07	2.90 F	74 LS 85	6.80 F 4.50 F	74 LS 164	10.50 F	74 LS 368	11.00 F	CD 4022	9.60 F	CD 4093	7.00 F	LM 335 Z	19.00 F	LM 749	21.00 F	SAA 1251	45.00 F	
74 LS 09	4.50 F	74 LS 86 74 LS 90		74 LS 165	8.70 F	74 LS 373	9.90 F	CD 4023	2.20 F	CD 4094	13.50 F	LM 336	10.00 F	LM 761	19.00 F	SAB 3064	35.50 F	
74 LS 10	2.90 F		10.50 F	74 LS 166	13.60 F	74 LS 374	17.80 F	CD 4024	8.00 F	CD 4095	7.50 F	LM 336 Z	16.00 F	LM 1458	8.00 F	SAS 560	28.50 F	п
74 LS 10	4.50 F	74 LS 91	5.30 F 5.80 F	74 LS 167 74 LS 168	22.50 F 9.50 F	74 LS 377	13.50 F	CD 4025	5.00 F	CD 4096	14.50 F	LM 337 K	32.00 F	LM 1496	20.00 F	SAS 570	28.50 F	N.
74 LS 12	6.50 F	74 LS 92	6.00 F			74 LS 379	14.00 F	CD 4026	13.00 F	CD 4097	7.50 F	LM 337 T	15.00 F	LM 2907	45.00 F	SAS 580	28.50 F	
74 LS 12	7.80 F	74 LS 93	7.90 F	74 LS 170	14.50 F	74 LS 390	15.00 F	CD 4027	7.50 F	CD 4098	11.00 F	LM 338 K	140.00 F	LM 2917	32.00 F	SAS 590	28.50 F	
74 LS 13		74 LS 94	8.80 F	74 LS 172 74 LS 173	71.40 F	74 LS 393	11.80 F	CD 4028	9.00 F	CD 4099	19.50 F	LM 339	6.30 F	LM 3900	13.00 F			
74 LS 14 74 LS 15	6.00 F	74 LS 95	8.80 F	74 LS 1/3	9.00 F	74 LS 450	6.00 F	CD 4029	9.00 F	CD 4501	13.00 F	LM 348	15.00 F	LM 3909 N	13.00 F	so		
74 LS 16	3.80 F 7.00 F	74 LS 96	19.00 F	74 LS 174	9.00 F	74 LS 490	12.00 F	CD 4030	6.00 F	CD 4511	9.00 F	LM 349	20.00 F	LM 3911	23.00 F	20.44.0		
74 LS 10	13.00 F	74 LS 100	6.00 F		8.00 F	74 LS 510	2.50 F	CD 4031	9.50 F	CD 4518	7.50 F	LM 350 K	69.00 F	LM 3914	36.00 F	SO 41 P	16.00 F	
74 LS 17	2.90 F	74 LS 103	8.90 F	74 LS 176	16.00 F	74 LS 629	19.80 F	CD 4033	11.00 F	CD 4520	12.00 F	LM 358	8.00 F	LM 3915	39.00 F	SO 42 P	17.00 F	E.
74 LS 20	3.80 F	74 LS 107	4.50 F	74 LS 180	6.70 F	74 LS 640	20.00 F	CD 4034	25.80 F	CD 4528	12.00 F	LM 360	75.00 F	LM 4558	8.00 F	TAA		
74 LS 25	3.50 F	74 LS 109	14.00 F	74 LS 181	19.80 F	TT	S	CD 4035	8.00 F	CD 4536	25.00 F	LM 377	26.00 F	LM 13600	19.00 F	NAME OF TAXABLE		
74 LS 27	4.50 F	74 LS 110	6.50 F	74 LS 182	14.00 F			CD 4036	39.00 F	€D 4538	26.90 F	LM 378	31.00 F	LM 13700	19.00 F	TAA 550 B	3.00 F	
74 LS 28	4.00 F	74 LS 112 74 LS 113	5.90 F	74 LS 190 74 LS 192	11.50 F 13.50 F	74 S 00	8.00 F	CD 4040	9.00 F	CD 4539	27.60 F	LM 379 S	82.00 F	M	100	TAA 611 B 12	22.00 F	•
74 LS 30	3.60 F	74 LS 113	14.00 F	74 LS 192 74 LS 194		74 S 04	8.00 F	CD 4041	8.80 F	CD 4556	11.00 F	LM 380	15.00 F	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		TAA 621 AX 1	25.00 F	
74 LS 30	3.80 F	74 LS 114 74 LS 115	14.00 F	74 LS 194 74 LS 195	17.00 F	74 S 08	12.00 F	CD 4042	8.00 F	CD 4566	20.00 F	LM 381 A	47.00 F	M 193	45.50 F	TAA 761 A	12.00 F	
74 LS 32	8.00 F		14.00 F		8.50 F 14.90 F	74 S 32	16.00 F	CD 4043 CD 4944	5.50 F	CD 4584	9.00 F	LM 381 N	29.00 F	-		TAA 765	15.00 F	P
74 LS 37	4.50 F	74 LS 116	11.00 F	74 LS 196		74 S 74	9.00 F		9.00 F	CD 4585	7.50 F	LM 382	20.00 F	MC		TAA 790	32.00 F	
74 LS 38	5.00 F	74 LS 121 74 LS 122	13.00 F	74 LS 198 74 LS 199	9.60 F	74 S 138	15.00 F	CD 4046	13.00 F	CD 40103	19.00 F	LM 383 T	38.00 F	MC 3403	15.50 F	TAA 861 A	10.00 F	
74 LS 40	3.80 F	74 LS 122	13.00 F	74 LS 199		74 S 166	20.00 F	CD 4047	9.00 F	CD 40106	19.00 F	LM 384	32.00 F	MC 3487	24.50 F	TAA 930	19.00 F	N.
74 LS 42	8.00 F	74 LS 125	5.00 F	74 LS 221	20.00 F	74 S 175	17.50 F	CD 4048	9.00 F	CD 40174	12.00 F	LM 386	15.00 F		-			
74 LS 43	9.00 F	74 LS 125	4.80 F	74 LS 240	9.60 F	74 S 280	20.00 F	CD 4049 CD 4050	6.00 F	LINEA	IRE LF	LM 387	19.00 F	MC		TBA		
74 LS 44	9.60 F	74 LS 128	6.70 F	74 LS 242	14.50 F 11.50 F	74 S 374	20.00 F	CD 4050	7.00 F	-INI-	IIAL-L-I	LM 388 N	20.00 F					×
74 LS 45	8.80 F	74 LS 120	7.60 F	74 LS 243	11.80 F			CD 4051	12.00 F	LF 351	11.00 F	LM 389 N	22.00 F	MCT 2	11.00 F	TBA 120 S	11.00 F	
74 LS 46	8.80 F	74 LS 132	4.00 F	74 LS 244	12.00 F	CM	os	CD 4052 CD 4053	9.50 F	LF 353	11.00 F	LM 390 N	28.00 F	MCT 6	22.00 F	TBA 221	14.00 F	
74 LS 47	17.80 F	74 LS 138	13.00 F	74 LS 245	12.00 F	CD 4000	2.10 F	CD 4053	13.00 F 8.50 F	LF 355	11.00 F	LM 391	25.00 F	ME		TBA 231	22.00 F	
74 LS 48	9.50 F	74 LS 139	6.00 F	74 LS 247	13.50 F	CD 4000	4.00 F	CD 4054 CD 4055	10.00 F	LF 356	11.00 F	LM 393	8.00 F			TBA 440 B	19.00 F	
74 LS 50	3.80 F	74 LS 139	7.90 F	74 LS 251	7.20 F	CD 4001	2.10 F	CD 4060		LF 357	11.00 F	LM 555	5.00 F	MEA 8000	135.00 F	TBA 440 G	24.00 F	
74 LS 51	3.80 F	74 LS 141	18.00 F	74 LS 253	12.20 F	CD 4002	6.00 F	CD 4060 CD 4066	10.00 F			LM 556	12.00 F			TBA 440 N	27.00 F	1
74 LS 52	6.00 F	74 LS 145	19.50 F	74 LS 257		CD 4006			6.00 F		M	LM 558	35.00 F	NE		TBA 520	21.00 F	
74 LS 53	3.80 F	74 LS 147	9.00 F	74 LS 258	9.00 F 9.60 F	CD 4007	6.00 F	CD 4068 CD 4069	4.00 F	LM 301	7.50.5	LM 565	11.00 F	NE 555	5.00 F	TBA 530	36.00 F	
74 LS 54	11.00 F	74 LS 140	24.00 F	74 LS 259	14.80 F	CD 4008	9.00 F	CD 4069 CD 4070	6.00 F	LM 301	7.50 F	LM 566	24.00 F	NE 556	12.00 F	TBA 540	24.00 F	
74 LS 60	6.50 F	74 LS 150	6.00 F	74 LS 259	14.80 F	CD 4009	9.00 F	CD 4070	9.00 F	LM 305	15.00 F 9.00 F	LM 567	16.00 F	NE 565	11.00 F	TBA 560	45.00 F	×
74 LS 70	4.00 F	74 LS 151 74 LS 153	9.00 F	74 LS 269		CD 4010		CD 4071	6.00 F	LM 307	9.00 F	LM 709	5.80 F	NE 566	11.00 F	TBA 570	24.00 F	
74 LS 72	4.00 F	74 LS 153	22.00 F	74 LS 269	18.00 F	CD 4011	4.00 F 6.00 F	CD 4072 CD 4073	6.00 F	LM 308 LM 309 K		LM 709 H	9.50 F	NE 567	16.00 F	TBA 661	21.00 F	
74 LS 73	4.90 F	74 LS 154	5.90 F	74 LS 280	14.70 F	CD 4012	7.00 F	CD 4075	3.00 F	LM 310	22.00 F	LM 710	12.00 F	NE 571	53.00 F	TBA 720 A	27.00 F	F
17 20 10	4.50 F	14 L3 133	3.90 F	14 LG 200	13.20 F	CD 4013	7.00 F	GD 40/5	3.00 F	LM 310	35.00 F	LM 720	24.00 F	NE 3/1	53.00 F	10A 120 A	21.00 F	

R.D.S.	8.	D.S.	A.D		ONTPAR - 75014 Pari		1 56 94	SERVICE EX RAPII Forfait Port 35 F Forfait contre ren	DE
5. A	ELECT	RONIQU	Ouver		13 h 30 et de		.1 30 34	port 55 F Pour tout rense mander "ALEX".	
R.D.S.	74 LS 00 2.90 F 74 LS 01 5.50 F 74 LS 02 2.90 F	74 LS 74 4.90 F 74 LS 75 9.00 F 74 LS 76 5.80 F	74 LS 156 11.00 F 74 LS 157 4.90 F 74 LS 158 11.80 F	74 LS 290 9.90 F 74 LS 293 25.00 F 74 LS 299 18.00 F	CMOS  CD 4014 8.00 F CD 4015 15.00 F CD 4016 8.00 F	CMOS  CD 4076 8.00 F CD 4077 3.00 F CD 4078 7.00 F	LM 311 9.50 F LM 317 K 25.00 F LM 317 T 15.00 F	LM 723 6.00 F LM 723 H 12.00 F LM 725 33.00 F	NE 5532 39.00 F NE 5534 32.00 F
7.5.	74 LS 03 4.50 F 74 LS 04 2.90 F 74 LS 05 2.90 F 74 LS 06 8.00 F 74 LS 07 8.00 F 74 LS 08 2.90 F	74 LS 78 5.50 F 74 LS 80 8.10 F 74 LS 81 12.10 F 74 LS 82 10.00 F 74 LS 83 7.50 F 74 LS 85 6.80 F 74 LS 86 4.50 F	74 LS 159 0.00 F 74 LS 160 9.50 F 74 LS 161 9.70 F 74 LS 162 7.20 F 74 LS 163 10.50 F 74 LS 164 10.50 F 74 LS 165 8.70 F	74 LS 322 11.00 F 74 LS 324 18.00 F 74 LS 365 12.80 F 74 LS 366 11.00 F 74 LS 367 7.50 F 74 LS 368 11.00 F 74 LS 373 9.90 F	CD 4017 8.00 F CD 4018 9.00 F CD 4019 4.50 F CD 4020 13.00 F CD 4021 9.00 F CD 4022 9.60 F CD 4023 2.20 F	CD 4081 6.00 F CD 4082 6.00 F CD 4085 4.00 F CD 4086 4.50 F CD 4089 14.50 F CD 4093 7.00 F CD 4094 13.50 F	LM 318 25.00 F LM 323 K 55.00 F LM 324 9.00 F LM 331 47.00 F LM 334 20.00 F LM 335 Z 19.00 F	LM 739 5.00 F LM 741 5.00 F LM 741 H 11.00 F LM 747 16.00 F LM 748 13.00 F LM 749 21.00 F	S 576 B 48.00 F SAA — SAS SAA 1251 45.00 F
. 8.C	74 LS 09 4.50 F 74 LS 10 2.90 F 74 LS 11 4.50 F 74 LS 12 6.50 F 74 LS 13 7.80 F 74 LS 14 6.00 F	74 LS 90 10.50 F 74 LS 91 5.30 F 74 LS 92 5.80 F 74 LS 93 6.00 F 74 LS 94 7.90 F 74 LS 95 8.80 F	74 LS 166 13.60 F 74 LS 167 22.50 F 74 LS 168 9.50 F 74 LS 170 14.50 F 74 LS 172 71.40 F 74 LS 173 9.00 F	74 LS 373 93.90 F 74 LS 377 13.50 F 74 LS 379 14.00 F 74 LS 390 15.00 F 74 LS 393 11.80 F 74 LS 450 6.00 F	CD 4024 8.00 F CD 4025 5.00 F CD 4026 13.00 F CD 4027 7.50 F CD 4028 9.00 F CD 4029 9.00 F	CD 4095 7.50 F CD 4096 14.50 F CD 4097 7.50 F CD 4098 11.00 F CD 4099 19.50 F	LM 336 10.00 F LM 336 Z 16.00 F LM 337 K 32.00 F LM 337 T 15.00 F LM 338 K 140.00 F LM 339 6.30 F	LM 761 19.00 F LM 1458 8.00 F LM 1496 20.00 F LM 2907 45.00 F LM 2917 32.00 F LM 3900 13.00 F	SAB 500 28.50 F SAS 570 28.50 F SAS 580 28.50 F SAS 590 28.50 F
.0.5.	74 LS 15 3.80 F 74 LS 16 7.00 F 74 LS 17 13.00 F 74 LS 20 2.90 F 74 LS 25 3.80 F 74 LS 25 3.50 F	74 LS 96 8.00 F 74 LS 100 19.00 F 74 LS 103 6.00 F 74 LS 107 8.90 F 74 LS 109 4.50 F 74 LS 110 14.00 F	74 LS 174 9.00 F 74 LS 175 8.00 F 74 LS 176 16.00 F 74 LS 180 6.70 F 74 LS 181 19.80 F 74 LS 182 14.00 F	74 LS 490 12.00 F 74 LS 510 2.50 F 74 LS 629 19.80 F 74 LS 640 20.00 F	CD 4030 6.00 F CD 4031 9.50 F CD 4033 11.00 F CD 4034 25.80 F CD 4035 8.00 F CD 4036 39.00 F	CD 4501 13.00 F CD 4511 9.00 F CD 4518 7.50 F CD 4520 12.00 F CD 4528 12.00 F CD 4536 25.00 F CD 4538 26.90 F	LM 348 15.00 F LM 349 20.00 F LM 350 K 69.00 F LM 358 8.00 F LM 360 75.00 F LM 377 26.00 F LM 378 31.00 F	LM 3909 N 13.00 F LM 3911 23.00 F LM 3914 36.00 F LM 3915 39.00 F LM 4558 8.00 F LM 13600 19.00 F LM 13700 19.00 F	SO SO 41 P 16.00 F SO 42 P 17.00 F
S. R.	74 LS 27 4.50 F 74 LS 28 4.00 F 74 LS 30 3.60 F 74 LS 31 3.80 F 74 LS 32 8.00 F 74 LS 32 4.50 F	74 LS 112 6.50 F 74 LS 113 5.90 F 74 LS 114 14.00 F 74 LS 115 14.00 F 74 LS 116 14.00 F 74 LS 121 11.00 F	74 LS 190 11.50 F 74 LS 192 13.50 F 74 LS 194 17.00 F 74 LS 195 8.50 F 74 LS 196 14.90 F 74 LS 198 9.60 F	74 S 00 8.00 F 74 S 04 8.00 F 74 S 08 12.00 F 74 S 32 16.00 F 74 S 74 9.00 F	CD 4040 9.00 F CD 4041 8.80 F CD 4042 8.00 F CD 4043 5.50 F CD 4044 9.00 F CD 4046 13.00 F	CD 4539 27.60 F CD 4556 11.00 F CD 4566 20.00 F CD 4584 9.00 F CD 4585 7.50 F CD 40103 19.00 F	LM 379 S 82.00 F LM 380 15.00 F LM 381 A 47.00 F LM 381 N 29.00 F LM 382 20.00 F	M 193 45.50 F	TAA 550 B 3.00 F TAA 611 B 12 22.00 F TAA 621 AX 1 25.00 F TAA 761 A 12.00 F TAA 765 15.00 F TAA 790 32.00 F
R.D.	74 LS 38 5.00 F 74 LS 40 3.80 F 74 LS 42 8.00 F 74 LS 43 9.00 F 74 LS 44 9.60 F 74 LS 45 8.80 F	74 LS 122 13.00 F 74 LS 123 13.00 F 74 LS 125 5.00 F 74 LS 126 4.80 F 74 LS 128 6.70 F 74 LS 132 7.60 F	74 LS 199 15.00 F 74 LS 221 20.00 F 74 LS 240 9.60 F 74 LS 241 14.50 F 74 LS 242 11.50 F 74 LS 243 11.80 F	74 S 138 15.00 F 74 S 166 20.00 F 74 S 175 17.50 F 74 S 280 20.00 F 74 S 374 20.00 F	CD 4047 9.00 F CD 4048 9.00 F CD 4049 6.00 F CD 4050 7.00 F CD 4051 12.00 F CD 4052 9.50 F	CD 40106 19.00 F CD 40174 12.00 F LINEAIRE LF LF 351 11.00 F	LM 383 T 38.00 F LM 384 32.00 F LM 386 15.00 F LM 387 19.00 F LM 388 N 20.00 F LM 389 N 22.00 F LM 389 N 22.00 F LM 389 N 22.00 F	MC 3403 15.50 F MC 3487 24.50 F MCT 2 11.00 F MCT 6 22.00 F	TAA 861 A 10.00 F TAA 930 19.00 F TBA TBA TBA TBA 11.00 F
0.5.	74 LS 46 8.80 F 74 LS 47 17.80 F 74 LS 48 9.50 F 74 LS 50 3.80 F 74 LS 51 3.80 F 74 LS 52 6.00 F	74 LS 136 4.00 F 74 LS 138 13.00 F 74 LS 139 6.00 F 74 LS 141 7.90 F 74 LS 145 18.00 F 74 LS 147 19.50 F	74 LS 244 12.00 F 74 LS 245 13.50 F 74 LS 247 17.80 F 74 LS 251 7.20 F 74 LS 253 12.20 F 74 LS 257 9.00 F	CD 4000 2.10 F CD 4001 4.00 F CD 4002 2.10 F CD 4006 6.00 F CD 4007 6.00 F	CD 4053 13.00 F CD 4054 8.50 F CD 4055 10.00 F CD 4060 10.00 F CD 4066 6.00 F CD 4068 4.00 F	LF 353 11.00 F LF 355 11.00 F LF 356 11.00 F LF 357 11.00 F	LM 391 25.00 F LM 393 8.00 F LM 555 5.00 F LM 556 12.00 F LM 558 35.00 F LM 565 11.00 F	MEA 8000 135.00 F	TBA 221 14.00 F TBA 231 22.00 F TBA 440 B 19.00 F TBA 440 G 24.00 F TBA 440 N 27.00 F TBA 520 21.00 F
S. R.	74 LS 53 3.80 F 74 LS 54 11.00 F 74 LS 60 6.50 F 74 LS 70 4.00 F 74 LS 72 4.00 F 74 LS 73 4.90 F	74 LS 148 9.00 F 74 LS 150 24.00 F 74 LS 151 6.00 F 74 LS 153 9.00 F 74 LS 154 22.00 F 74 LS 155 5.90 F	74 LS 258 9.60 F 74 LS 259 14.80 F 74 LS 266 9.00 F 74 LS 269 18.00 F 74 LS 273 14.70 F 74 LS 280 13.20 F	CD 4008 11.00 F CD 4009 9.00 F CD 4010 9.00 F CD 4011 4.00 F CD 4012 6.00 F CD 4013 7.00 F	CD 4069 6.00 F CD 4070 9.00 F CD 4071 6.00 F CD 4072 6.00 F CD 4073 3.00 F CD 4075 3.00 F	LM 301 7.50 F LM 305 15.00 F LM 307 9.00 F LM 308 8.00 F LM 309 K 22.00 F LM 310 35.00 F	LM 566 24.00 F LM 567 16.00 F LM 709 S.80 F LM 709 H 9.50 F LM 710 12.00 F LM 720 24.00 F	NE 555 5.00 F NE 556 12.00 F NE 565 11.00 F NE 566 11.00 F NE 567 16.00 F NE 571 53.00 F	TBA 530 36.00 F TBA 540 24.00 F TBA 560 45.00 F TBA 670 24.00 F TBA 661 21.00 F TBA 720 A 27.00 F
0	R.D.S. 1	R.D.S. F	.D.S. A.	D.S. R.	D.S. R.D	1.5. R.D	.S. R.D.	5. <i>R.D.</i> 9	
S. 8	TBA 750 27.00 F TBA 790 K 18.00 F TBA 800 15.00 F	TDA  TDA 1042 18.00 F  TDA 1045 18.00 F  TDA 1046 28.00 F	UAA 170 30.00 F UAA 180 30.00 F	Z 80 APIO 45.00 F Z 80 ASIO 95.00 F	BC 408 2.10 F BC 417 3.20 F BC 418 2.00 F	BDY 20. 14.00 F BDY 56 19.00 F BDY 58 36.00 F	32,768 KHZ 38.00 F 1.000 MHZ 38.00 F 1.8432 MHZ 38.00 F	CONNECTEUR TYPE BERG	RESISTANCES SIL
R.D.	TBA 810 S 15.00 F TBA 820 G 50.00 F TBA 830 G 60.00 F TBA 850 36.00 F TBA 860 33.00 F TBA 915 36.00 F	TDA 1047 30.00 F TDA 1048 17.00 F TDA 1054 22.00 F TDA 1057 6.00 F TDA 1059 12.00 F	ULN ULN 2003 16.00 F	TRANSISTOR 2 N 2N 930 3.90 F 2N 1613 3.50 F	BC 516 3.40 F BC 517 3.00 F BC 546 2.00 F BC 547 2.00 F BC 548 2.00 F	BF 115 5.80 F BF 167 4.50 F	2.4576 MHZ 38.00 F 3.2768 MHZ 38.00 F 4.000 MHZ 38.00 F 4.9152 MHZ 38.00 F 8.000 MHZ 0.00 F	Femerie a sertir Male coudé 2×5 B 9.00 F 2×8 B 12.00 F 2×10 B 15.00 F	5, 6, 7, 8 9, 10 pallés de 68 à 470 K L'unité <b>6.00 F</b>
1.5.	TBA 920 20.00 F TBA 940 36.00 F TBA 950 32.00 F TBA 970 48.00 F	TDA 1102 SP 23.00 F TDA 1151 9.00 F TDA 1170 22.00 F TDA 1220 24.00 F TDA 1270 25.00 F	2716 42.00 F 2732 49.50 F 2764 36.00 F 27128 45.00 F	2N 1711 3.50 F 2N 1889 3.80 F 2N 1890 3.50 F 2N 1893 3.50 F 2N 2218 3.50 F 2N 2219 3.40 F	BC 549 2.00 F BC 550 1.50 F BC 556 1.50 F BC 557 1.50 F BC 558 2.00 F BC 559 2.00 F	BF 173 4.20 F BF 177 4.80 F BF 178 4.80 F BF 179 6.80 F BF 183 5.20 F BF 184 7.50 F	14.318 MHZ 38.00 F 16.000 MHZ 38.00 F REGULATEUR	2×13 B 17,00 F 2×15 B 18,50 F 2×17 B 23,50 F 2×20 B 26,00 F 2×25 R 30,00 F	RESISTANCES DIL  16 et 16 broches L'unité 6.00 F
8.	TCA 105 22.00 F TCA 150 B 68.50 F TCA 160 B 18.00 F TCA 280 A 29.00 F TCA 290 A 39.00 F	TDA 1405 13.00 F TDA 1410 47.00 F TDA 1418 12.00 F TDA 1424 12.00 F TDA 1510 38.00 F TDA 1908 18.00 F	27256 84.00 F INTEL  8085 86.00 F 8086 190.00 F	2N 2222 3.00 F 2N 2369 3.50 F 2N 2646 10.00 F 2N 2647 10.00 F 2N 2904 A 3.20 F 2N 2905 3.20 F	BC 560 1.90 F  BD 115 10.00 F  BD 124 14.00 F	BF 185 7.50 F BF 197 2.80 F BF 198 3.80 F BF 199 2.40 F BF 240 3.10 F BF 245 5.60 F	78 L 05 5.00 F 78 L 08 5.00 F 78 L 12 5.00 F 78 L 15 5.00 F 78 L 18 5.00 F 78 L 2A 5.00 F	CENTRONIC  36 BROCHES: Male 39,00 F	SUPPORT U
0.5.	TCA 315 A 25.00 F TCA 511 25.00 F TCA 530 30.00 F TCA 540 28.00 F TCA 550 33.00 F	TDA 1950 30.00 F TDA 200 12.50 F TDA 2002 15.00 F TDA 2003 15.00 F TDA 2004 32.00 F TDA 2005 38.00 F	8087 N.C. 8088 155.00 F 8155 88.00 F 8237 105.00 F 8251 79.00 F 8253 58.00 F	2N 2907 A 2.20 F 2N 3053 3.60 F 2N 3054 10.00 F 2N 3055 9.00 F 2 N 3055 100V 11.00 F 2N 3553 25.00 F	BD 135 4.50 F BD 136 4.50 F BD 137 5.00 F BD 138 5.00 F BD 139 5.00 F BD 140 5.80 F	BF 256 5.70 F BF 259 3.80 F BF 336 5.00 F BF 337 5.00 F BF 338 6.50 F BF 394 3.20 F	7805 1A 7.00 F 7806 1A 7.00 F 7808 1A 7.00 F 7809 2A 17.00 F 7812 1A 7.00 F 7815 1A 7.00 F	Femelle 39,00 F Chassis 39,00 F 24 BROCHES: Male 34,00 F Femelle 34,00 F Chassis 34,00 F	NULLE  24 broches 90.00 F
S. R.	TCA 600 14.00 F TCA 610 14.00 F TCA 640 44.00 F TCA 650 44.00 F TCA 730 36.00 F	TDA 2006 23.00 F TDA 2010 39.00 F TDA 2020 39.00 F TDA 2030 19.00 F TDA 2542 28.00 F TDA 2593 24.00 F	8254 45.00 F 8255 35.00 F 8257 89.00 F 8259 70.00 F 8282 45.00 F 8284 75.00 F	2N 3819 3.80 F 2N 3904 4.00 F 2N 3906 5.00 F 2N 4416 8.70 F	BD 166 4.00 F BD 169 6.00 F BD 170 6.40 F BD 183 21.00 F BD 235 7.50 F BD 236 7.20 F	BF 451 4.50 F BF 459 8.00 F BF 469 4.50 F BF 470 4.50 F BF 494 3.20 F BF 495 3.20 F	7818 1A 7.00 F 7824 1A 7.00 F 79 L 05 5.00 F 79 L 08 5.00 F 79 L 12 5.00 F 79 L 15 5.00 F	CANNON Male 9 B 15,00 F	28 broches 98.00 F SUPPORT TULIPE
R.D.	TCA 740 38.00 F TCA 750 32.00 F TCA 760 B 18.00 F TCA 830 S 15.00 F TCA 900 12.00 F	TDA 2610 29.00 F TDA 2611 24.00 F TDA 2630 29.00 F TDA 2631 38.90 F TDA 2640 55.00 F TDA 3300 69.00 F	8286 105.00 F 8287 45.00 F 8288 92.00 F	BC 107 2.00 F BC 108 2.00 F BC 109 2.00 F BC 117 6.50 F	BD 237 6.50 F BD 238 6.20 F BD 241 6.10 F BD 262 10.00 F BD 435 6.50 F BD 436 8.00 F	BS 170 6.00 F BS 250 7.00 F	79 L 18 5.00 F 79 L 24 5.00 F 7905 1A 7.00 F 7908 1A 7.00 F 7912 1A 7.00 F 7915 1A 7.00 F	Capot 15,00 F Male 15 B 19,00 F Femelle 15 B 22,00 F Capot 15,00 F Male 25 B 20,00 F	8, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 40 broches L'unité 0.30 F
5	TCA 940 22.00 F TCA 955 39.00 F TCA 4401 38.50 F TCA 4401 38.50 F TCA 4510 38.10 F	TDA 3500 67.80 F TDA 3560 72.00 F TDA 3571 58.00 F TDA 3810 37.80 F TDA 4431 15.00 F TDA 4445 15.00 F	ADC 0804 79.00 F DAC 0800 49.00 F	BC 140 6.00 F BC 141 4.00 F BC 160 8.00 F BC 161 4.00 F BC 171 4.00 F BC 172 2.20 F	BD 437	BU 208 25.00 F BU 326 21.00 F BU 806 28.00 F BU 807 18.00 F	7918 1A 7.00 F 7924 1A 7.00 F MC 7805 CK 29.00 F MC 7812 CK 29.00 F MC 7905 CK 29.00 F MC 7912 CK 29.00 F	Femelle 25 B 23,00 F Capot 16,00 F Male 37 B 25,00 F Femelle 37 B 29,00 F Capot 23,00 F	8, 14, 16, 18, 20 24, 28, 40 broches
R.D.	TDA 440 29.60 F TDA 1001 34.00 F TDA 1002 28.80 F TDA 1003 26.00 F	TDA 4445 15.00 F TDA 4560 48.00 F TDA 7000 38.00 F	EF 6800 56.80 F EF 6802 59.80 F EF 6809 108.80 F EF 6810 34.00 F EF 6821 25.00 F EF 6840 59.00 F	BC 177 2.80 F BC 178 2.80 F BC 179 2.80 F BC 204 2.80 F BC 207 2.10 F BC 212 2.80 F	BD 442 11.00 F BD 507 11.00 F BD 508 11.00 F BD 522 9.00 F BD 561 12.00 F BD 562 12.00 F	BUX 81 35.00 F	PONT DE DIODE  PONT 1A 50V	CIRCUITS SPECIAUX T.V. PROMOTION	MESURE DIGITAL
0.5.	TDA 1004 28.00 F TDA 1005 30.00 F TDA 1006 23.00 F TDA 1010 17.00 F TDA 1020 24.00 F TDA 1023 22.50 F	TIL 32 11.00 F TIL 78 7.50 F TIL 111 14.00 F	EF 6845 89.00 F EF 6850 35.00 F RAM RAM 2114 39.00 F	BC 237 2.80 F BC 238 1.80 F BC 239 1.80 F BC 251 1.80 F BC 307 1.80 F BC 308 1.80 F	BDX 18 N 20.00 F BDX 62 B 22.00 F BDX 63 B 21.00 F	TIP 122 12.00 F TIP 29 4.50 F TIP 30 4.80 F TIP 31 4.80 F	PONT 2A400V 11.00 F PONT 5A 80V 14.00 F PONT 25A 34.00 F PONT 30A 42.00 F	TDA 4560 48,00 F TBA 970 48,00 F LM 1496 20,00 F LF 356 11,00 F LF 357 11,00 F	DMT 870 489.00 F DMT 2200 449.00 F AIGUILLE MT 303 460.00 F CAPACIMETRE
5. <i>R</i> .	TDA 1024 20.00 F TDA 1025 34.00 F TDA 1034 32.00 F TDA 1037 19.00 F TDA 1038 30.00 F TDA 1039 32.00 F	TL 071 9.00 F TL 072 9.00 F TL 074 18.00 F TL 081 9.00 F TL 082 10.00 F	RAM 41256 39.00 F RAM 4164 14.00 F RAM 6116 39.00 F	BC 309 1.80 F BC 317 3.00 F BC 318 3.00 F BC 327 2.60 F BC 328 2.50 F	BDX 64 B 24.00 F BDX 65 B 24.00 F BDX 66 B 32.00 F BDX 67 B 32.00 F BDX 77 8.00 F BDX 78 8.00 F	TIP 32 6.50 F TIP 33 7.50 F TIP 34 8.50 F TIP 35 17.50 F TIP 36 18.00 F TIP 41 6.00 F	Rouge AC 12,00 F Vert AC 18,00 F Rouge CC 12,00 F Vert CC 18,00 F	HEF 4053 13,00 F CD 4066 6,00 F TDA 2593 24.00 F MM 6116 39.00 F CD 40174 12,00 F	CM 200 780.00 F
0.5	TDA 1040 21.00 F TDA 1041 33.00 F	TL 084 17.00 F	Z 80 CPU 32.00 F Z 80 ACPU 42.00 F Z 80 ACTC 45.00 F	BC 337 3.20 F BC 338 3.20 F BC 407 2.10 F	0.0.0	TIP 2955 5.00 F TIP 3055 10.00 F	3.5 Digits CL 90,00 F 4.5 Digits CL 130,00 F	3,2768 MHz 38,00 F CD 4584 9,00 F LM 360 75,00 F	

R.D.S. R.D.S. R.D.S. R.D R.D.S.

# S'ABONNER?







Parce que s'abonner à "RADIO PLANS"

- C'est plus simple,
  - plus pratique,
  - plus économique.

C'est plus simple

- un seul geste, en une seule fois,
- remplir soigneusement cette page pour vous assurer du service régulier de RADIO PLANS

C'est plus pratique

- chez vous! dès sa parution, c'est la certitude de lire régulièrement notre revue
- sans risque de l'oublier, ou de s'y prendre trop tard,
- sans avoir besoin de se déplacer.

En détachant cette page, après l'avoir remplie,

●en la retournant à: RADIO PLANS 2 à 12, rue de Bellevue 75940 PARIS Cédex 19

Mettre une X dans les cases X ci-dessous et ci-contre correspondantes:

- Je m'abonne pour la première fois à partir du n° paraissant au mois de .....
- Je renouvelle mon abonnement et je joins ma dernière étiquette d'envoi.

Je joins à cette demande la somme de ..... Frs par:

- ☐ chèque postal, sans n° de CCP ☐ chèque bancaire,
- mandat-lettre
- à l'ordre de: RADIO PLANS

RADIO PLANS (12 numéros)

1 an □ 140,00 F France 1 an □ 240,00 F Etranger

(Tarifs des abonnements France: TVA récupérable 4%, frais de port inclus. Tarifs des abonnements Etranger: exonérés de taxe, frais de port inclus).

ATTENTION! Pour les changements d'adresse, joignez la dernière étiquette d'envoi, ou à défaut, l'ancienne adresse accompagnée de la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des références complètes de votre nouvelle adresse. Pour tous renseignements ou réclamations concernant votre abonnement, joindre la dernière étiquette d'envoi.

Ecrire en MAJUSCULES,	n'inscrire qu'une le	ettre par ca	se. Laisser	une case e	ntre deux n	nots. Merci.	
Nom, Prénom (attention:	prière d'indiquer en	n premier	lieu le non	n suivi du p	rénom)		
Complément d'adresse (Résidence, C	hez M, Bâtiment, Escalier,	, etc)					
N° et Rue ou Lieu-Dit							460
							A A
Code Postal	Ville						
							,

# LES COMPOSANTS A LA CARTE

# MPRELEC

Le Villard 74550 PERRIGNIER Tél.: 50.72.46.26

Fabrication de circuits imprimés simple et double face, à l'unité ou en série - Marquage scotchcal - Qualité professionnelle

Composants électroniques Micro-informatique



J. REBOUL

34. rue d'Arène - 25000 BESANCON

Tél.: 81.81.02.19 et 81.81.20.22 - Télex 360593 Code 0542 Magasin industrie: 72, rue de Trépillot - Besançon Tél.: 81/50.14.85

## maman et cie

23, av. de Fontainebleau - 77310 Pringy-Ponthierry Tél.: (6) 065.43.30

ELECTRONIQUE

COMPOSANTS

RADIO SONO

91

24, rue Henri-Barbusse 94450 Limeil 45.69.44.23

69.21.34.18 10, rue Hoche

91260 Juvisy

56

# ETS MAJCHRZAK

107, rue P. Güeysse 56100 LORIENT

Tél.: 97.21.37.03

Télex: 950.017 F

ouvert tous les jours sauf le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h



75

## RADIO BEAUGRENELLE

6, rue Beaugrenelle - 75015 Paris Tél.: 45.77.58.30

Composants électroniques - Kits -

Ouvert : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 Samedi matin de 9 h à 12 h

# DIRAC Composants

9. Place Paul Cezanne 108, Cours Julien 13006 MARSEILLE

Métro : Notre-Dame-du-Mont - Parking : Cours Julien Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 / 14 h à 18 h 30

69

13

90

# LYON RADIO COMPOSANTS

46, Quai Pierre Scize 69009 LYON - Tél.: 78.39.69.69 TOUS LES COMPOSANTS CHOIX - QUALITÉ - PRIX

ELECTRONIQUE

LOISIRS-SERVICES.

4, rue de l'Huveaune

13400 AUBAGNE

Tél.: 42.03.10.79

COMPOSANTS - KITS ELECTRONIQUES - ANTENNES TV & RADIO-LIBRAIRIE - JEUX DE LUMIÈRE

Au cœur de la vieille ville

Tél. 84 2 8.99.52 **ELECTR O NIC** 

5, RUE R O USSEL 9000 0 BELFORT

Un magasin de Technics de Pointe

**Emission - Réception** Composants électroniques

SHOP-

kits et composants

La Garenne Colombes 1 Place de Belgique

47.85.05.25



VILLE composants

...10 F

18 F

7, rue Voltaire, 78500 Sartrouville

Tél.: 39.13.21.29 Composants électroniques - Circuits imprimés

Kits TSM - HP - Coffrets, etc.

Notre catalogue :

Ouvert du mardi matin au dimanche midi

# LES COMPOSANTS A LA CARTE

# 69

51, cours de la Liberté - 69003 LYON - Tél. : 78.62.94.34 Vous trouvez les produits KF-C.I.F. - Nous réalisons les circuits imprimés de vos revues - Les kits et HP AUDAX, SIARE, VISATON - Les circuits intégrés toujours + LA MÉMOIRE 6116.LP.4 65 F

Nous expédions sous 24 heures en fonction de nos disponibilités Ouvert. NON STOP DE 9 h à 19 h - Du lundi 14 h au samedi.



 composants électroniques professionnels

· Appareils de mesure

· librairie technique

19, rue des Trois Rois 86000 POITIERS

49.41.24.72

Magasin ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h Fermé dimanche et lundi. (Vente par correspondance).

Catalogue et tarif 15 F.

# 83

# RADIEI

## COMPOSANTS

· kits

outillage

Immeuble « Le France » - Av. Général-Noguès **83200 TOULON** 

Tél.: 94.91.47.62 - Télex 400 287 F 708 Magasin ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h

# 06

## **COMPTOIR CANNOIS DE** L'ELECTRONIQUE

6, rue LOUIS-BRAILLE - 06400 CANNES


Tél.: 93.38.36.56

Cpts électroniques - Mesure - Jeux de lumière - Kits - Outillage Réalisation de circuits imprimés (unités et petites séries). Envoi du catalogue complet contre 4 timbres à 2,20 F
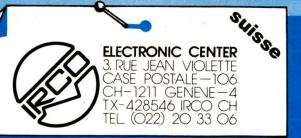
# **Composants Electroniques** Service

101, bd Richard-Lenoir - 75011 PARIS Tél.: 47.00.80.11 - Télex: 214.462 F

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 - le samedi de 9 h à 12 h 30



27, rue de Guise - 02100 SAINT-QUENTIN

Tél.: 23.68.37.55 COMPOSANTS - H.P. - KITS - Etc...

PRIX SPECIAUX sur AUTO-RADIO ET MICRO-INFORMATIQUE. (Demandez notre catalogue gratuit).

5 bis, rue de Chantal 26000 VALENCE - Tél.: 75.55.09.97

Emission - Réception - Micro Informatique - Radio téléphone - Antennes -Alarmes - Composants - Circuits Imprimés - Mesure - Outillage - Coffrets -Réparation - Conseils Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h

Tous les composants disponibles pour les réalisations de Radio Plans

Tél.: 60 15 30 21

45, bd de la Gribelette 91390 MORSANG S/ORGE

Composants électroniques professionnels et grand public

Ouvert le lundi de 10 h à 12 h 30 - 14 h à 19 h du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 - 14 h à 19 h

# RADIO RELAIS

18, rue Crozatier 75012 PARIS

Tél.: 43.44.44.50

**TOUS LES RELAIS** 

34

91

# NDE

9, rue du Grand Saint Jean 34000 Montpellier

Tél.: 67.58.66.92

CATALOGUE DISPONIBLE CONTRE 15 F EN TIMBRES



# 69

# TOUT POUR LA RADIO

Électronique

66, Cours Lafayette 69003 LYON

Tél.: 78.60.26.23

matériels électroniques - composants - pièces détachées - mesures micro-ordinateurs - kits - alarmes -Hifi - sono - CB - librairie.

# LES COMPOSANTS A LA CARTE

# ous distribuons : Modules ILP : HY 30 - 60 - 128 - 248 - 368

A.G Electronique

51. Cours de la Liberté 69003 LYON

Tél.: 78.62.94.34

Multimètres digitaux:
- FLUKE 77: 1400 F
- FLUKE 75: 1199 F
- FLUKE 73: 840 F

Kits Collège Beckman : DM 10 : DM 15 DM 20

Transfos thoriques ILF

- Générateur de fonction Beckman FG 2 →

598 F 698 F 798 F

59

Frais de port 25 F recommandé urgent ou en C.R.

CREIL ELECTRO COMPOSANTS

rue Blériot - 60100 CREIL

Tél.: (16) 44.55.05.82 Sono, Light Show, librairie, Anten. Comm. Cond. Pot. Résist. S.C. C.I. Tubes H.P. Kits Outill. C.MOS TTL. Connect Super lots



le magasin des loisirs électroniques

51-53, rue de Tournai 59200 TOURCOING. Tél.: (20) 25.36.75 Composants électroniques - Kits

Outillage - Librairie

Remise par quantité

62

C B TRONIC

Tél.: 21.02.81.48

78, rue Salengro - 62330 ISBERGUES

Composants électroniques - Fers à souder JBC -Appareils de mesures - Coffrets Teko - Produits KF Kits alarmes voitures - Micro ordinateurs.

Ordinateurs AMSTRAD et HECTOR. Logiciels et imprimantes.

TELE ALARME FRANCE

14, Av. du Gal Leclerc 91700 Ste GENEVIEVE-DES-BOIS Tél.: (1) 60.16.84.72

Magasin expo - Catalogue gratuit sur demande Toute l'alarme électronique

ORDIELEC - ORDINASELF Electronique - Informatique - Vidéo

19, rue Hippolyte Flandrin 69001 LYON (Terreaux)

Tél.: 78.27.80.17

Composants - Kits TSM - Micro-ordinateurs et périphériques ORIC

ELECTRONIC DISTRIBUTION

13, rue F. Arago 97110 Pointe à Pitre - GUADELOUPE

Tél. : (590) 82.91.01 - Télex 919.907 Distribue: JELT - H.P - divers - Kits - Composants électroniques - Département librairie.

Ets POMMAREL

14, place Doublet - 24100 BERGERAC Tél.: 53.57.02.65

Composants électroniques actifs et passifs - Circuits intégrés - Transistors -Mémoires - Micro-ordinateurs - Lecteurs de disquettes TEAC - Logiciels (jeux et comptabilité)

KITS: TSM - OK - KIT PLUS - JOSTY KITS

24

Des milliers de composants. Vente par correspondance. Liste de matériel sur demande.

100, Bd Lefebvre - 75015 PARIS Tél.: 48.28.06.81 Métro : Porte de Vanves

Composants électroniques - Pièces détachées, radio, télé, hifi et vidéo - Mesure - Antennes - H.P.

Vente au comptoir et par correspondance

Catalogue disponible - 20 F sur demande

Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 19 h 30

51, cours Vitton 69006 LYON

Tél.: 78.89.06.35

Composants électroniques, Hauts-parleurs : AUDAX, SIARE, VISATON. Kits électroniques, Kits PLUS, ELCO, ASSO, Kits PACK IMD, CI à la demande.

Ouvert du mardi au samedi inclus, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h (Vente au comptoir et par correspondance).

RADIO **T**ÉLÉ **L**AVAL

KANTELEC DISTRIBUTION

26. rue du Général Galliéni 97200 FORT de FRANCE - MARTINIQUE

Tél.: (596) 71.92.36

Distribue JELT - Composants électroniques - Kits - H.P. Résistances - Condensateurs - Département librairie.

La rubrique petites annonces de Radio Plans est ouverte à tous nos lecteurs pour toute offre d'achat, de vente, d'é matériel ou demande de renseignements inter-lecteurs. Ce service est offert gratuitement une fois par an abonnés (joindre la dernière étiquette-adresse de la revue). Les annonces doivent être rédigées sur le nonce insérée dans cette rubrique. Le texte doit nous parvenir avant le 30 du mois proparution, accompagné du palement par CCP ou chèque bancaire.

Part. acheteur projecteur sonore Chinon 7500 SVP8 ou SP 330-350 ou Duo Heur. Tier en the Caméra muette 612 XLM ou Sankio MF 404. Vendeur table mixage the Rens. 5 entrées Grundig 608 Chailley. Env. timb. Plaiez 89770

Vends Oscillo Hameg MM605 2×60 MHZ retard de balayage très bon état + 2 sondes Hameg 4 000 F. Ecrire ou 7 2 SURIUES Harneg 4 UUU F. ECTIFE OU feléphoner à M. Lagarrigue 8 rue Oger 92340 Bourg-la-Reine. Tél.: (4) 547.13.28 ou (4) 702.84.23

Vds Mire Secam Metrix GX956C 1983 prix 8 000 F. Tél.: 41.48.60.78.

Vds moteurs pas à pas 200 pas acheté 438 F vendu état neuf 200 F. Vds motoréducteur Crouzet 30 W 30 t/mn 300 F. Tél.: ap. 19 h (16.1) 42.08.41.56.

Répare Drives 5" et micro-ordinateurs : Bull, IBM, Apricot, Apple, Prix très inter. Tél. : 43.20.26 69.

Vds Oric Atmos V1-0 V1-1 + disk Jas-min + magnéto + Log K7 et disquettimi + magneto + Log n/ et disquet-tes) + livres + disquettes vierges tous tes) + livres + disquettes vierges tous cordons + manette de jeux + interface. Oric et Jasmin dans un coffret 16.64.38.56.20 après 14 h. Haustant Philippe. 2 hd du Dr Roux 77000 Malun Philippe, 2 bd du D' Roux 77000 Melun.

Urgent vends Sanyo 550 (30-08-84) Urgent: vends Sanyo 550 (30-08-84) 256 Kmev + Joystick + disquettes + ...). Le tout tbe: 8 000 F à débattre. Tassigny, 59790 Ronchin. Tél.: 20.53.

Vds Sharp PC1500 + CE150 + 8 ko + Vds Sharp PC1500 + CE150 + 8 ko + Magnéto + nombreux listings + K7 de jeux, très bon état. Le tout 2 000 F. Schellhorn Olivier, tél.: 47.64.99.33.

Formez-vous à l'Electronique par le montage de Kits simples, Catalogue gratuit sur demande à S.E.D. (M3) 26 rue de l'Ermitage 75000 Parie rue de l'Ermitage. 75020 Paris.

Vds pour Amstrad CPC 464 10 P yos pour Amstrad CFC 404 10 r gos pour Amstrad CFC 404 10 r disquettes K7 vendues de 50 F à 8 aisquettes K7 venaues de 50 F a 8 Liste contre une enveloppe affrand M. Bie Jean-Pierre, 15 rue Jean Alat

Vds Collection complète Radio Pla années 75-84 + récepteur TSF ave HP 1936 Philips. Collectionneur gamn complète appareils de mesure 1921 complète appareils de mesure 1920 Chauvin Arnoux. Tél.: 30.95.86.96

Vds ZX81 + 16 K Ram + 3 K7 Jeux + 4 livres 1 000 F. CB Stalker IX 320 can. + ant. 2 000 F. Tél.: après 19 h

Vds pour compatible IBM-PC Clavier 83 Vds pour compatible IBM-PC Clavier 83 T (650 F), Ligt-Pen + PC-Draw (3D) (900 Settes + 2 manettes sup. à débattre. 53210 Louverne.


# BON A DÉCOUPER ET A RETOURNER. ACCOMPAGNÉ DE SON RÈGLEMENT A

RADIO PLANS SERVICE P.A. S.A.P. 70, RUE COMPANS, 75019 PARIS - TÉL. : 42.00.33.05

The state of the s	<b>F</b>	
dans RADIO PLANS. Écrire lisiblement en capit.		


# RÉPERTOIRE DES ANNONCEURS

	4° couv
ADSAG ELECTRONIQUE	110 111
BLOUDEX	9
BRAY FRANCE	113
CB TRONIC	111
CDA	69
CDF	
C.E.M CENTRAD	
CFL	
CHOLET COMPOSANTS	22
CIBOT	80
CIF	84-85
COMPOKIT	7
COMPOSANTS ELECTRONIQUE SERVICE COMPTOIR CANNOIS DE L'ELECTRONIQUE	110
COMPTOIR CANNOIS DE L'ELECTRONIQUE	70 - 71
CORAMA	111
CORAMA CREIL ELECTRO COMPOSANTS	111
DATA	110
DINARD	10
DIRAC COMPOSANTS	
EDITIONS WEKA	
ELC	
ELECTRO PUCE	6
ELECTRO' PLUS	
ELECTROSHOP	111
ELECTRONIC 2000	109
ELECTRONIC DISTRIBUTION	111
ELECTRONIC DIFFUSION ELECTRONIC LOISIRS SERVICES	100
EREL	
ETN	
EURELEC	49
HD MICRO SYSTEMES	16
HIFI STEREO	
IMPRELEC	
INSTITUT PRIVE D'INFORMATIQUE	18
IRCO / ELECTRONIC CENTER	
ISKRA	
JELT	
KANTELEC DISTRIBUTION	111
KITTRONIC	10
KN ELECTRONIQUE	10 111
KN ELECTRONIQUELAZE	10 111 16
KN ELECTRONIQUE  LAZE  LEXTRONIC	10 111 16 13
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO	10 111 16 13
KN ELECTRONIQUE  LAZE  LEXTRONIC  LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO  LIMKO  LYON RADIO COMPOSANTS	10 111 16 13 .10 - 105 109
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL	10 111 16 13 .10 - 105 109 109 109
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC	10 111 16 13 .10 - 105 109 109 109
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS)	10 111 16 13 .10 - 105 109 109 3° couv 8
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE	10 111 16 13 .10 - 105 109 109 3° couv 8 109
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE MEDIAVEC 86	101111613 .10 - 1051093° couv8109109
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE MEDIAVEC 86 ORDIEL EC-ORDINASEL F	101111613 .10 - 1051091093° couv8109109109
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE MEDIAVEC 86 ORDIELEC-ORDINASELF PENTASONIC 35 POMMAREL	101111613 .10 - 1051093° couv81097611136 - 37
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE MEDIAVEC 86 ORDIELEC-ORDINASELF PENTASONIC POMMAREL RADIELEC	101111613 .10 - 1051093° couv810976111110
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE MEDIAVEC 86 ORDIELEC-ORDINASELF PENTASONIC POMMAREL RADIELEC RADIO BEAUGRENELLE	101111613 .10 - 1051093° couv810976111111109
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE MEDIAVEC 86 ORDIELEC-ORDINASELF PENTASONIC POMMAREL RADIELEC RADIO BEAUGRENELLE RADIO ELECTRONIQUE	101111613 .10 - 1051091098109
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE MEDIAVEC 86 ORDIELEC-ORDINASELF PENTASONIC POMMAREL RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO MJ	101111613 .10 - 1051093° couv81091097611110100110110
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE MEDIAVEC 86 ORDIELEC-ORDINASELF PENTASONIC POMMAREL RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO GLECTRONIQUE RADIO MJ RADIO RELAIS	101111613 .10 - 1051093° couv81097611110109111110109
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE MEDIAVEC 86 ORDIELEC-ORDINASELF PENTASONIC POMMAREL RADIELEC RADIO BEAUGRENELLE RADIO BELAUGRENELLE RADIO RELAIS RADIO TELE LAVAL	10
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE MEDIAVEC 86 ORDIELEC-ORDINASELF PENTASONIC RADIO BEAUGRENELLE RADIO ELECTRONIQUE RADIO RELAIS RADIO RELAIS RADIO TELE LAVAL REBOUL (ETS) REINA ET CIE	10111161310 - 1051093° couv810976111101091101091101101101511011015
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE MEDIAVEC 86 ORDIELEC-ORDINASELF PENTASONIC RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO MJ RADIO RELAIS RADIO TELE LAVAL REBOUL (ETS) REINA ET CIE ROCHE	10111161310 - 1051093° couv810976111101091111101091111101111511011115110111
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE MEDIAVEC 86 ORDIELEC-ORDINASELF PENTASONIC POMMAREL RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO TELE LAVAL REBOUL (ETS) REINA ET CIE ROCHE ROCHE ROCHE	1011116131091093° couv81091097611110010011010911011015110110
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE MEDIAVEC 86 ORDIELEC-ORDINASELF PENTASONIC RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO ELECTRONIQUE RADIO MJ RADIO RELAIS RADIO TELE LAVAL REBOUL (ETS) REINA ET CIE ROCHE ROGER PIERRE SARTROUVILLE COMPOSANTS	
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE MEDIAVEC 86 ORDIELEC-ORDINASELF PENTASONIC RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO ELECTRONIQUE RADIO RELAIS RADIO TELE LAVAL REBOUL (ETS) REINA ET CIE ROCHE ROGER PIERRE SARTROUVILLE COMPOSANTS SELECTRONIC	10111161310 - 1051093° couv81097611110109110110151101101511011111015110111110151101111101511011111015110111110111110
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE MEDIAVEC 86 ORDIELEC-ORDINASELF PENTASONIC RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO BELAIS RADIO TELE LAVAL REBOUL (ETS) REINA ET CIE ROCHE ROGER PIERRE SARTROUVILLE COMPOSANTS SELECTRONIC SIMPLE SARTROUVILLE COMPOSANTS SELECTRONIC SHOP TRONIC	
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE MEDIAVEC 86 ORDIELEC-ORDINASELF PENTASONIC RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO ELECTRONIQUE RADIO RELAIS RADIO TELE LAVAL REBOUL (ETS) REINA ET CIE ROCHE ROGER PIERRE SARTROUVILLE COMPOSANTS SELECTRONIC SHOP TRONIC SICERONT KF SIEL (SALON)	
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE MEDIAVEC 86 ORDIELEC-ORDINASELF PENTASONIC RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO RELAIS RADIO TELE LAVAL REBOUL (ETS) REINA ET CIE ROCHE ROGER PIERRE SARTROUVILLE COMPOSANTS SELECTRONIC SICERONT KF SIEL (SALON) SLOWING	1011161310 - 1051093° couv8109761111010911010911010911010911010911110911011110911410914109
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE MEDIAVEC 86 ORDIELEC-ORDINASELF PENTASONIC RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO RELAIS RADIO TELE LAVAL REBOUL (ETS) REINA ET CIE ROCHE ROGER PIERRE SARTROUVILLE COMPOSANTS SELECTRONIC SICERONT KF SIEL (SALON) SLOWING SM ELECTRONIQUE	
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE MEDIAVEC 86 ORDIELEC-ORDINASELF PENTASONIC RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO BELECTRONIQUE RADIO MJ RADIO RELAIS RADIO TELE LAVAL REBOUL (ETS) REINA ET CIE ROCHE ROGER PIERRE SARTROUVILLE COMPOSANTS SELECTRONIC SHOP TRONIC SICERONT KF SIEL (SALON) SLOWING SM ELECTRONIQUE SNDE	
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE MEDIAVEC 86 ORDIELEC-ORDINASELF PENTASONIC RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO ELECTRONIQUE RADIO RELAIS RADIO TELE LAVAL REBOUL (ETS) REINA ET CIE ROCHE ROGER PIERRE SARTROUVILLE COMPOSANTS SELECTRONIC SICERONT KF SIEL (SALON) SLOWING SM ELECTRONIQUE SNDE SNDE SNDE SNDE SNDE SNDE SNDE SND	
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE MEDIAVEC 86 ORDIELEC-ORDINASELF PENTASONIC RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO RELAIS RADIO RELAIS RADIO TELE LAVAL REBOUL (ETS) REINA ET CIE ROCHE ROGER PIERRE SARTROUVILLE COMPOSANTS SELECTRONIC SICERONT KF SIEL (SALON) SLOWING SM ELECTRONIQUE SNDE SOLEMS SONEREL	
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE MEDIAVEC 86 ORDIELEC-ORDINASELF PENTASONIC RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO ELECTRONIQUE RADIO RELAIS RADIO TELE LAVAL REBOUL (ETS) REINA ET CIE ROCHE ROGER PIERRE SARTROUVILLE COMPOSANTS SELECTRONIC SICERONT KF SIEL (SALON) SLOWING SM ELECTRONIQUE SNDE SOLEMS SONEREL SONO	
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE MEDIAVEC 86 ORDIELEC-ORDINASELF PENTASONIC RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO RELAIS RADIO RELAIS RADIO TELE LAVAL REBOUL (ETS) REINA ET CIE ROCHE ROGER PIERRE SARTROUVILLE COMPOSANTS SELECTRONIC SICERONT KF SIEL (SALON) SLOWING SM ELECTRONIQUE SNDE SOLEMS SONOEREL SONO STAREL SYPER ELECTRONIQUE 2 2	
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE MEDIAVEC 86 ORDIELEC-ORDINASELF PENTASONIC RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO RELAIS RADIO TELE LAVAL REBOUL (ETS) REINA ET CIE ROCHE ROGER PIERRE SARTROUVILLE COMPOSANTS SELECTRONIC SICERONT KF SIEL (SALON) SLOWING SM ELECTRONIQUE SNDE SOLEMS SONEREL SONO STAREL SYPER ELECTRONIQUE 2 TCICOM	
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE MEDIAVEC 86 ORDIELEC-ORDINASELF PENTASONIC RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO BELECTRONIQUE RADIO MJ RADIO TELE LAVAL REBOUL (ETS) REINA ET CIE ROCHE ROGER PIERRE SARTROUVILLE COMPOSANTS SELECTRONIC SHOP TRONIC SICERONT KF SIEL (SALON) SLOWING SM ELECTRONIQUE SNDE SOLEMS SONEREL SONO STAREL SYPER ELECTRONIQUE 2 TCICOM TELE ALARME FRANCE	10111161310 - 1051093° couv8109761111091091101511010910910910911110910911410910911410911410911410911410911410911410911410911710511010410410410710
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE MEDIAVEC 86 ORDIELEC-ORDINASELF PENTASONIC RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO ELECTRONIQUE RADIO RELAIS RADIO TELE LAVAL REBOUL (ETS) REINA ET CIE ROCHE ROGER PIERRE SARTROUVILLE COMPOSANTS SELECTRONIC SHOP TRONIC SICERONT KF SIEL (SALON) SLOWING SM ELECTRONIQUE SNDE SONEREL SONO STAREL SYPER ELECTRONIQUE 2 TCICOM TELE ALARME FRANCE TOUT POUR LA RADIO	
KN ELECTRONIQUE LAZE LEXTRONIC LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIMKO LYON RADIO COMPOSANTS MABEL MAGNETIC MAJCHRZAK (ETS) MAMAN ET CIE MEDIAVEC 86 ORDIELEC-ORDINASELF PENTASONIC RADIO BEAUGRENELLE RADIO BEAUGRENELLE RADIO BELECTRONIQUE RADIO MJ RADIO TELE LAVAL REBOUL (ETS) REINA ET CIE ROCHE ROGER PIERRE SARTROUVILLE COMPOSANTS SELECTRONIC SHOP TRONIC SICERONT KF SIEL (SALON) SLOWING SM ELECTRONIQUE SNDE SOLEMS SONEREL SONO STAREL SYPER ELECTRONIQUE 2 TCICOM TELE ALARME FRANCE	

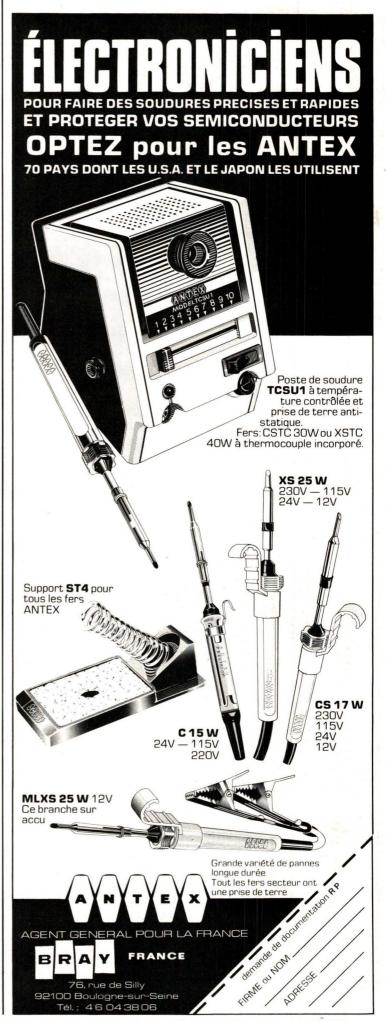

6809 68000 6809 68000 6809 68000 6809 68000 6809 68000 6809 68000 6809

CT 68000 OS/9 68000 **CP/M 68 K** 

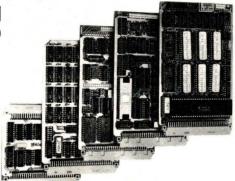

Système sur 5 cartes au format 100 × 160, CPU 68000 8 MHz, RAM 1 MOctet, Contrôleur de floppy, port parallèle et port série, horloge temps réel, graphique 1024 × 1024 géré par 7220, moniteur, OS temps réel multitâche, éditeur, assembleur et compilateur PEARL en EPROMS.

KIT CT 68000 comprenant CI vierges + DOC + PROMS

interface pour contrôleur de disque dur + processeur arithmétique + 4 ports RS 232, extension graphique 2 plans 1024 × 1024.


#### 6809

Monocarte comprenant CPU 6809, 64 K RAM, contrôleur de floppy, contrôleur d'écran 25 × 80, port série, port parallèle, horloge temps réel sur carte 160 × 230 mm, double face, trous métallisés.

Kit K9 comprenant CI vierge + DOC + PROMS + EPROMS + DOS 1050F

Kit CK9 tous les composants pour équiper la carte K9 ...... 1800F

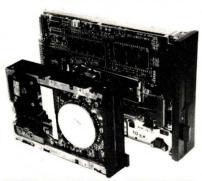Nous tenons en stock tous les composants pour ces systèmes et pouvons fournir tous langages et logiciels : Basic, Pascal, Forth, C, PL9, tableurs, etc. Ces systèmes sont également disponibles montés et testés.



# **SPÉCIAL DRIVES** FLOPPY 1/2 HAUTEUR **CANON BASF**

6128 6129			 BM)	1300F 1450F
6138				1700F
6139	51/4"	80		1700F
6164	31/2"	80		1600F

Tous double face. double densité

### **MONITEURS HAUTE RÉSOLUTION**

<b>DM 216</b> 12" vert P31 ou ambre	1350F
<b>DM 216 B</b> 12" vert P39 compatible IBM PC	1780F
<b>CM-421 B</b> Couleur 14" 700 × 500	
Masque 0,31 compat. IBM PC/APPLE II, III	5870F

00	BEE	100	AA	TO
CO	MI	'Vi	AR	119

WD 1770		RAM 4364 8 Kx8 CMOS 150 ns RAM 41256 150 ns	50 45
RAM 4164 150 ns RAM 6116 2 Kx8 CMOS 150 ns	18 <sup>F</sup> 32 <sup>F</sup>	EPROM 27128 16 Kx8 250 ns	
WD 2797	280F	FD 1797	189

Tous ces prix TTC. Par correspondance, frais de port 30 F au-dessus de 5 kg, envoi en port dû SNCF Heures d'ouvertures : du lundi au vendredi 9 h 30-12 h et 14 h-18 h 30 le samedi: 9 h-12 h

# C.D.F. S.a.r.I.

198, bd. Saint-Denis - 92400 COURBEVOIE Tél.: 47.89.84.42 (métro: Pont de Levallois


Composants électroniques
55, rue Sauffroy, 75017 Paris - Tél. : 42.28.93.06 ou 42.28.93.07
VENTE AU COMPTOIR ET PAR CORRESPONDANCE. Ouvert le lundi de 14 h à 19 h et du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h sans interruption.

	DETECTION	
DECRIPTAGE DU SON I	DU DEBUT D'IMAGE I	REALIGNEMENT
4584	LF35720,00 F	TDA2593
4020	LM360 65,00 F	TDA4560
MC1496	TL071	TBA 970
2N2222 3,50 F	4016	HEF405312,00 F
XTAL: 3276, 8 kHz 19,00 F	4528	HEF4013 6,00 F
1	LM317	

#### KITS COMPLETS DADIO DI ANS

	KITS COMPLETS RADIO PLA	NS
	RP380P36 Récepteur bande chalutiers	RP442P87 Codeur pal
	RP388P47 Compresseur-Expanseur stéréo de qualité	RP443P91 Télécommande arrêt à coupure totale
	RP388P100 Générateur d'ion négatifs 200 F	RP444P38 Générateur de mires
	RP401P33 Super Booster 2 × 20 W 350 F	RP444P77 Equaliseur paramétrique1950 F
	RP401P39 Transmetteur téléphonique	RP445P31 Mélangeur portatif pour
	RP401P39 Transmetteur téléphonique d'alarme	microphones
	RP401P65 Sonnette 10 tons	RP445P42 Hexagonal
	RP404P35 Capacimètre numérique	RP445P73 Programmateur d'Eprom 600 F
	RP404P45 Réglage de température pour fer à	RP449P55 Codeur NTSC/PAL
	souder	RP451P27 Modulateur UHF vidéo + son120 F
	RP406P43 Alimentation double 2 × 50 V850 F	RP450P19 Interface 8 sorties pour micro 400 F
	RP406P61 Synthétiseur de fréquence	RP450P37 Micro HF à synthèse de fréquence 840 F
	universel	RP451P37 Récepteur pour micro HF 1085 F RP452P19 Adaptation péritel pour TV noir et
	RP406P87 Egaliseur 10 fréquences	blanc
	RP411P37 Récepteur VHF 27 MHz	RP453P58 Module synchro TV et retard de
	RP412P51 Programmateur domestique1400 F	balayage
	RP419P29 Récepteur FM de poche448 F	RP454P47 Carte de conversion A/D des signaux
	RP419P43 Interphone pour moto	TV
	RP423P27 Antivol à ultrason 600 F	RP454P67 Sonnerie téléphonique d'appoint 60 F
	RP423P39 Emetteur expérimental radio libre 85 F	RP454P47 Carte de conversion D/A des signaux
	RP423P43 Convertissur 12 V/220 V 50 Hz,	TV
	220 W	RP455P19 Variateurs secteur
	RP424P41 Programmateur d'Eprom 1100 F	RP455P19 Variateurs (version branchée) 330 F
	RP425P43 Générateur de sons complexes 220 F	RP455P41 Sonnerie TEL (module interface
	RP427P67 Interphone	ligne)
	RP427P71 Carte microprocesseur compatible	RP455P74 Economiseur téléphonique 130 F
	ZX 80	RP456P23 Variateur 220 V - 3 kW
	RP428P23 Décodeur pal/secam	sonnerie)
	RP428P47 Afficheur miniature pour ZX 81 240 F	RP456P53 Interfaçage de micro-ordinateur500 F
	RP428P63 Amplificateur téléphonique 200 F	RP457P19 Interface votmètre pour micro 210 F
	RP428P87 Extension pour ZX 81	RP457P41 Téléphone électronique (micro) 58 F
	RP429P21 Générateur de mire barres	RP457P59 Expanseur de dynamique stéréo560 F
	verticales	RP457P67 Carte de commutation péritel75 F
	RP429P39 Carte de dématriçage 500 F	RP457P67 Carte de dématriçage
	RP429P59 Indicateur audio à 16 leds 290 F	DP459P10 Décodeur Pal pour
	RP430P27 Transmission Hifi sur le réseau 680 F	RP458P19 Décodeur Pal pour micro-ordinateur
	RP422P45 Chenillard musical	RP458P67 Téléphone électronique (module
	RP437P19 Codeur secam	clavier)
	RP437P81 Alarme téléphonique900 F	RP458P75 Interface Midi pour
	RP440P51 Préamplificateur d'antenne	micro-ordinateur
	NE441F27 NO DISCU	micro-ordinateur360 P
1		0.0001110

« TV + »

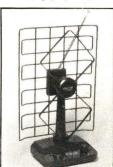

Antenne de construction solide et compacte, a large bande, particuliè-rement indiquée pour caravane, camping, bateau, etc

Conseillée pu CANAL PLUS.

Notes techniques :

Gamme de fréquence : VHF-UHF Gain global VHF : 20 dB Gain global UHF : 30 dB Règlage gain par potentiomètre Possibilité de branchement avec l'antenne extérieure. Consommation: 30 mA

Alimentation : 220 Vca - 12 Vcc Lampe témoin de contrôle alumage Lampe témoin de contrôle gain

SUPER PROMO 440 F

#### « SATELLIT »



Antenne de conception classique, conçue pour la réception des signaux particulièrement difficiles grâce à sa grande directivité et son gain élevé, indiquée pour signaux faibles. Conseillée pour CANAL PLUS.

Notes techniques:

Gamme de fréquence : VHF-UHF Gain global VHF: 20 dB Gain global UHF: 34 dB Règlage gain par potentiomètre Possibilité de branchement avec l'antenne extérieure. Consommation : 30 mA

Alimentation: 220 Vca - 12 Vcc Lampe témoin de contrôle allumage Lampe témoin de contrôle gain

PRIX PROMO 370 F



DM 10 445 F DM 15 598 F	DM 45 907.F DM 73 627 F
DM 20 698 F	
DM 25 798 F	CM 201065 F
DM 40 724 F	LP 10 206 F

Mini pince AMPÈREMÉTRIQUE pour multimètres numériques CDA 4000 P 100 ampères PRIX ..... 364 F

> Construisez votre oscilloscope

# **EXCEPTIONNELLE**

KIT COMPLET: 680 F - 1 tube DG 732 ...... 480 F - 1 support tube ...... 20 F reticule ...... 25 F ... 20 F - 1 notice (montage + plan de

ACHETÉ EN 1 SEULE FOIS 680 F

câblage) .....

#### **RÉGÉNÉRATEUR 1301 DE TUBES CATHODIQUES**

Régènère tous types de tubes noir et blanc couleur système à ultrason sans risque pour le tube cathodique.

PRIX: 4091 F

\* Kit livré avec boîtier

Modèle 1305 PROMO

1800 F

#### SIGNAL TRACER TS 35 B



 Sensibilité : 1 mV. Entrée commutable : B.F. générée : 1 kHz environ.
Puissance de sortie : 2 W uissance de sortie : 2 W. Dim.: 210 × 95 × 140.

Prix en kit ..... 420 F En ordre de marche 590 F

#### **GENERATEUR K 2000**

de 10 Hz à 500 kHz. Sinus carré. Prix en kit .......400 F 1 TS 35 + 1 K 2000.

# **PROMO**

CASSETTE JEUX POUR ORDINATEUR VIDEO PACK, VIDEO PACK +, JOPAC Guerre de l'espace, Jeux, Math scolaire, etc...

La cassette Les 5 assorties 300 F Les 10 ......500 F Liste contre env. timbrée



MX 462 ... 741 F MX 202 .. 1 020 F 557 F MX 522 .. 849 F MX 562 .. 1 150 F MX 230 .. 735 F MX 430 .. 936 F MX 111 .. 557 F MX 111 Kit 445 F

## NOTRE SÉLECTION KIT MESURE

Alimentation stabilisée 3 à 24 V 2 ampères. Affichage digital ... 280 F Commutateur électronique pour oscillo de 0 à 1 MHz en 2 gammes . . . . . . . . . . . . . 175 F Fréquencemètre digital de 0 à 1 GHz ......850 F\* 

REMISE DE 10 % SUR L'ACHAT DE 3 KITS

#### OSCILLOSCOPE PORTATIF 0 à 10 MHz

Livré avec : 1 sonde rapport 1-1. 1 sonde rapport 1-10. 10 mV à 5 V/division. Base de temps déclenchée. Vitesse de balayage 0,1 us/DIV. à 50 milli/s. DIV.

1450 F



PROMOTION

(FRANCO 1520 F)

#### OSCILLOCOPE « HAMEG HM 203/5 » 20 MHz



3650 F

Caractéristiques techniques Commutation des canaux : alt. et découpé (1 MHz). Addition et différence : canal III ± canal I (avec Adultion at United Excitation 1 & California (Averticular Inversion pour canal I).

Fonction XY: mêmes gammes de sensibilité.

Amplificateurs verticaux (Y)

Bande passante des deux canaux: 0-20 MHz

(-3 dB), montée: 17,5 ns.

Impédance d'entrée: 1 MV II 30 pF.

Base de temps Vitesse de balayage : 18 positions calibrées de 0,5 ms/cm à 0,2 s/cm en séquence 1-2-5, variable 1 : 2,5 à au moins 0,2 ms/cm.

Testeur de composants
Tension de test: 8,5 Veff max. (sans charge).
Courant de test: 24 mAeff max. (court-circuit).



SONDE OSCILLO ..... 225 F ELC HAMEG ..... 249 F INTER 175 F

NOUVEAU **FRÉQUENCEMÈTRE** 



1 Hz à 100 MHz

Esthétique nouvelle Atténuateur

Grands afficheurs Fiable

Ce nouveau Fréquencemètre donnera satisfaction aux techniciens les plus exigeants.

## **GÉNÉRATEUR**

1423,20 FTTC



1 Hz à 200 kHz ... 1 423 F

# FRÉQUENCEMÈTRE 346



1 Hz à 600 MHz ... 1 957 F

### **GÉNÉRATEUR**



BF 791 S 1 Hz à 1 MHz . . . . . . 950 F

#### **ALIMENTATION VARIABLE**



AL 745 ...... 560 F AL 812 ..... 650 F AL 781 ..... 1 542 F

**ELECTRONIQUE** DIVISIONS MESURE et COMPOSANTS 35-37, rue d'Alsace - PARIS - Tél. : 46.07.88.25. Métro : gares du Nord (RER ligne B) et de l'Est.

OUVERT de 9 h à 19 h sans interruption. Le samedi de 9 h à 18 h. Fermé le dimanche. Expédition: FRANCO DE PORT
MÉTROPOLE pour toute commande
supérieure à 500 F, sauf sur promo. Moins de 500 F
et promo: pour moins de 2 Kg: 25 F,
de 2 Kg à 5 Kg: 40 F.
EXPÉDITION HORS TAXES DOM-TOM
EUROPE AFRIQUE ALGÉRIE: Liste des
produits admis en douane sur demande.

# LES FLUKE DE LA SERIE 70 DES MULTIMETRES DE POCHE "NUMERIQUES/ANALOGIQUES"



#### Fluke 77

- 3200 points de mesure.
- Changement de gamme automatique.
- Affichage analogique (bargraph).
- Gamme 10 A.
- Mode maintien de la mesure
- "Touch Hold".
- Mode veille mettant en sommeil l'appareil après une heure de non-utilisation.
- Une bonnette pour mesure de continuité.
- 3 ans de garantie.



#### Fluke 73

- Affichage analogique/
- numérique.

   Volts, ohms, 10 A, essai de diode.
- Sélection automatique de gamme.Précision
- nominale des tensions continue: 0,7%.
- Durée de vie de la pile: plus de 2000 heures.
- Garantie 3 ans.



### Fluke 75

- Affichage analogique/ numérique.
- Volts, ohms, 10A, mA, essai de diode.
- diode.

   Continuité
  indiquée par
  signal sonore.
- Sélection automatique de gamme
- gamme.

   Précision
  nominale des
  tensions
- continue: 0,5%

   Durée de vie de la pile: plus de 2000 heures.
- Garantie 3 ans.

ACER COMPOSANTS 42, rue de Chabrol 75010 PARIS Tél.: (1) 47.70.28.31

De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h du lundi au samedi



REUILLY COMPOSANTS 79, bd Diderot 75012 PARIS

**Tél.: (1) 43.72.70.17**De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h du lundi au samedi. Fermé lundi matin