
# RADIO PLANS

UN GÉNÉRATEUR D'IMPULSIONS TRÈS COURTES ÉTUDE ET CONCEPTION D'UN PROGRAMMATEUR D'EPROM LE BON EMPLOI DES SONDES HAUTE TENSION LES RÉGULATEURS A FAIBLE TENSION DE DÉCHET LE POINT SUR LES MÉMOIRES TECHNOLOGIE DES SEMICONDUCTEURS OPTOÉLECTRONIQUES LE NAB A ATLANTA : LES TENDANCES

200 20MΩ μΑ 20mA 200mA DM253 Tektronix Tektronix DM250 MULTIMETER QUINTEL CONCOURS A

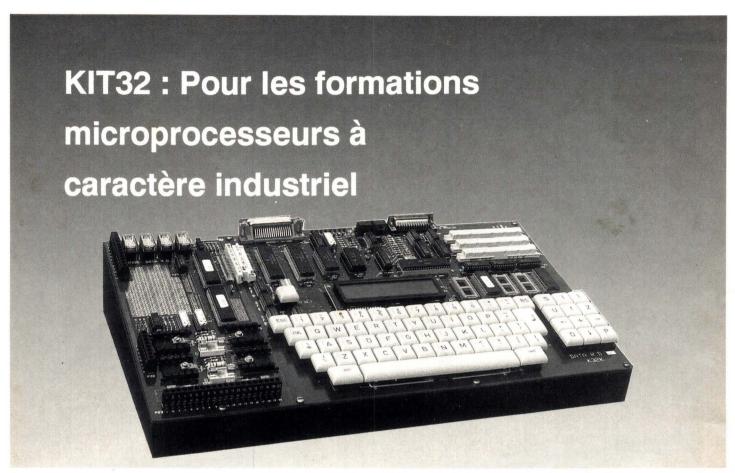BELGIQUE: 155 FB - LUXEMBOURG: 155 FL - SUISSE: 6,30 FS - ESPAGNE: 450 Ptas - CANADA: \$ 4,25



La gamme KIT32 a tout pour séduire : des interfaces industrielles (CAD/CDA, Darlingtons...), une excellente pédagogie, de la mémoire (...192Ko), des entrées/sorties, des CI sur supports, des menus déroulants etc... De plus, ce système modulaire vous permet de choisir la carte CPU (à afficheurs ou à disques, à R09 ou OS9) ou la carte d'interface qui convient à vos TP. Enfin, le prix est très compétitif.

La pédagogie avant tout

Fini, les manips compliquées que vous avez connues sur les autres matériels. Le kit K32K vous pose des questions et vous lui répondez. Des menus déroulants vous indiquent en permanence les choix possibles : "L = Lecture"... En pas à pas, les registres et la mémoire sont visualisés en clair, ce qui est indispensable pour l'étude des STA, PUSH, JSR.... et le CCR est décodé bit à bit. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que DATA RD est le premier fabricant français de kits pédagogiques. Renseignez-vous dans les autres écoles déjà équipées de K32K + INDS (carte industrielle), on ne vous en dira que du bien...

#### Interfaces : de quoi faire

La carte d'interface INDS vendue en standard comprend :

- · 4 Darlingtons pour vos TP sur moteurs
- 4 optos pour vos manips. d'automates
- Des convertisseurs A/D et D/A sous forme "éclatée"
- 4 relais à usage général
- . Un PIA avec 8 leds et dip-switch

D'autres cartes (prog. reprom, wrapping...) sont disponibles.

#### Des logiciels d'actualité

Il n'est guère possible de parler pédagogie sans un bon assembleur. Le nôtre est un deux passes 6809 compatible 6802 et admettant certaines instructions 6801, 6803, 6805, 68HC11 et 6502 (remplacez la

OS9 : Marque déposée Microware. Publicité et photos non contractuelles. Le matériel décrit a fait l'objet de brevets d'invention. Toute contrefaçon sera poursuivie.


LEAY -1,Y par DEY, c'est tellement plus simple!). Nous avons également l'OS9, le BASIC, le PASCAL, le "C" (7 compilateurs différents!) des cross Z80, 68000 etc... D'ailleurs nous avons tellement de logiciels que les 192Ko. maxi. de mémoires sont insuffisants. Vous le voyez, la gamme KIT32 est tout autre chose qu'un simple kit. Le seul point commun est le prix qui est aussi bas.

#### Une documentation superbe

Editée sur imprimante laser, la documentation est superbe. Tout y est, la prise en main, les schémas, les appels-système etc... De plus, les exemples de TP réduisent considérablement la préparation des cours.
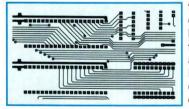
#### La CAO en électronique

DATA R.D. représente également en France les CAO compatibles PC-XT-AT HIWIRE et smARTWORK. Avec 900 supports techniques de par le monde, smARTWORK est la plus vendue des CAO. Ses particulari-



tés sont sa prise en main immédiate (moins d'une heure), la qualité de ses typons hautement professionnels ainsi que son prix attractif. Le manuel de la version EGA avec autorouteur a été traduit en français par DATA R.D. et est très pédagogique.

#### DATA R.D.

Rue Gaspard Monge Z.A. de l'Armailler 26500, BOURG-Lès-VALENCE Tel.: 75-42-27-25 (France)



**ELECTRONIQUE APPLICATIONS** 

MENSUEL édité par la SPE Sociéte anonyme au capital de 1 950 000 F Siège social Direction-Rédaction-Administration-Ventes : 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19

Tél.: 42.00.33.05 Télex: PGV 230472F - Télécopie: 42.41.89.40

Président-Directeur Général, Directeur de la Publication : J.-P. VENTILLARD

Directeur de la Rédaction : Bernard FIGHIERA

Rédacteur en chef adjoint : Claude DUCROS

**Publicité :** Société Auxiliaire de Publicité 70, rue de Compans, 75019 Paris Tél. : 42.00.33.05 - C.C.P. 37-93-60 Paris

Directeur commercial: J.-P. REITER Chef de publicité: Francine FIGHIERA Assistée de : Laurence BRESNU

**Promotion :** Société Auxiliaire de Publicité Mme EHLINGER

Directeur des ventes : Joël PETAUTON Abonnements : Odette LESAUVAGE Service des abonnements 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris.

Voir notre tarif

« spécial abonnement » page 81.

Pour tout changement d'adresse, envoyer la dernière bande accompagnée de 2,20 F en timbres. IMPORTANT: ne pas mentionner notre numéro de compte

pour les paiements par chèque postal.

Electronique Radio Plans décline toute responsabilité quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n'engageant que leurs auteurs. Les manuscrits publiés ou non ne sont pas retournés.

« La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41. « La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droit ou ayants-cause, est illicite » (alinéa premier de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivents du Code Pépal. suivants du Code Pénal »

Ce numéro a été tiré à 64 600 exemplaires

Dépot légal juin 90 - Éditeur 1614 Mensuel paraissant en fin de mois.
Distribué par S.A.E.M. Transport-Presse.
Photocomposition COMPOGRAPHIA - 75019 PARIS Imprimerie SNIL Aulnay-sous-Bois et REG Lagny.
Photo de couverture : E. Malemanche.

#### ETUDE ET CONCEPTION

Un programmateur d'EPROM très particulier

#### MONTAGES

57 Un générateur d'impulsions très courtes

#### CIRCUITS D'APPLICATIONS

Les capteurs magnéto-résistifs 11

#### MESURE ET INSTRUMENTATION

- 19 Le multimètre et le testeur DM 250, 253 TEKTRONIX
- 37 La mesure des tensions élevées

#### TECHNIQUE

32 Les régulateurs à faible tension de déchet

#### COMPOSANTS ET TECHNOLOGIE

- 25 Les différents types de mémoires
- 53 Les semiconducteurs optoélectroniques

#### COMMUNICATION

Le 68e NAB à Atlanta 44

#### DIVERS

Règlement du Concours à l'innovation QUINTEL 9

#### infos

La nouvelle gamme de fers ANTEX 80

Les amplificateurs d'isolement ISO 103 à 121 BURR BROWN

82 Nouveautés KONTRON en traitement du signal

> RTC est devenue PHILIPS **COMPOSANTS**

83 Le premier catalogue test et mesure LECROY

> BIG BLUE représente les composants ISKRA

Les multimètres B et K 2911, 2912

84 Une nouvelle diode laser chez TOSHIBA

> HP introduit 5 nouvelles DEL forte intensité

85 Le détecteur directionnel HP 33336 C

Un multiplicateur 4 voies vidéo chez SILICONIX

Ont participé à ce numéro : J. Alary, C. Basso, A. Garrigou, P. Gueulle, R. Knoerr, C. Lefebvre, P. Lesne, Ch. Pannel, D. Paret,



#### **Boîte de Circuit-Connexion**

Tél.: (1) 47.37.17.63 - Fax: (1) 47.56.18.46

soudure



ZiF et Lab s'assemblent par queues d'aronde ZiF 42 contacts OUVERTS 84 contacts à Lyre

à Force d'Insertion Nulle

ZiF est Universelle pour circuits intégrés de 8 à 40 broches pas 2,54 mm Ø - max. 0,9 mm - Température 180 ° C

SS 88 ZiF	215 F TTC
SS 88 P ZiF à souder	220 F TTC
SS 80 Lab 500	
SS 83 Lab 630	134 F TTC
SS 181 Lab 1000 « PLUS »	314 F TTC
SS 183 Lab 1260 « PLUS »	397 F TTC
Documentation - Tarifs.	

### SIEBER SCIENTIFIC

Saint Julien du Gua 07190 ST SAUVEUR de Montagut Tél. 75.66.85.93 - Télex 642 138 F Fax 43.59.76.70

MINITEL : le 11 Tapez SIEBER SCIENTIFIC **PARIS** c'est GRATUIT!

# **SEREL**

SIEMENS OMRON (1) 43.43.31.65 +

11 bis, rue Chaligny, 75012 PARIS.

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 18 h sans interruption Métro: Reuilly-Diderot. RER Nation

#### SPECIALISTE CIRCUITS INTEGRES ET OPTOELECTRONIQUE SIEMENS

Minuteries Cellules Compteurs Relais-Switch Omron

l'unité 4,00

40 br .. 4,00

9 50

#### CIF - JELT - JBC - APPLICRAFT - ESM -TOUT PRODUIT CLASSIQUE DISPONIBLE

TARIFS QUANTITATIFS INDUSTRIES et PROFESSIONNELS

**EXTRAIT DE TARIF** 

Accompagné de 23,00 F en timbres (10 timbres à 2,30)

FORFAIT EXPEDITION PTT: 30,00 F pour toute commande Minimum de 12,00 F par référence commandée

#### CONDENSATEURS POLYESTER METALLISES MKH PLASTIPUCES

7,5 mm	3,3 nf 1,50	15 nf 1.50	68 nf 1.80	330	nf. 2.90	1 uf 5.00
	4,7 1,50					
	6,8 <b>1,50</b>					
2,2 <b>1,50</b>	10 <b>1,50</b>	47 <b>1,60</b>	220 <b>2,40</b>	10 n	nm	2,2 <b>6,90</b>
CONDENSA	ATEURS CER	AMIQUE PRO	MULTICOU	CHE	X7R	5 mm 63 V

#### 220 pf... 1,60 6,8 nf ... 1,60 33 nf ... 1.60 1 nf 2.00 10 nf .... **1,60** 47 nf . 15 nf .... **1,70** 68 nf . 47 nf... 330 pf... 1,60 2,2 nf ... 1,60 2,20 1,60 3,3 nf 1,60 15 nf.... 2,40 1.60 4,7 nf 1,60 22 nf .... 1,80 100 nf.

CÉRAMIQUE MULTICOUCHE Z5U 63 V 5 mm : 10 nF/22 nF/47 nF **1,20** 100 nF **1,50** 220 nF **2,20** 470 nF **3,40** 1 uF **5,50** 

#### POLYPROPYLENE DE PRECISION 2,5 % De 47 pF à 4,7 nF E 6 l'unité 4,00

	0,1 μF 250 VAC (X)
--	--------------------

MICRO SELFS De 0,1 µH à 4,7 mH (E6) axiales

RÉSISTANCES - Série E12

SUPPORTS DE CIRCUITS INTEGRES (DOUBLE LYRE) (Tulipe OR = X3) 6 br .... **0,60** 8 br .... **0,80** 14 br .. **1,40** 16 br .. **1,60** 18 br .. 1,80

20 br...**2,00** 22 br...**2,20** 24 br...**2,40** 28 br...**2,80** 

EXTRAIT DES CIRCUITS IN	TEGRES COURANTS :	
KPY 10	NE 567 N	TCA 785 39,70
KSY 10 50,00	PID 11	TCA 965
KTY 10	SAB 0529 37,00	TDA 4050B
LF 356 N	SAB 0600	TDA 4930
LF 357 N	SAE 0700 23,00	TDA 5850
LM 317 T 14,00	SAS 241 15,00	TFA 1001 W
LM 324 N 12,00	SDA 2101	TL 071 CP
LM 386N1	SDA 2506	TL 072 CP
LM 3914	SO 41 P	TL 074 CP
MC 1488 N	SO 42 P 18,00	μΑ 741 CP <b>5,00</b>
MC 1489 N	TAA 765 A 11,00	UAA 170
NE 555 CP 5,00	TCA 205 W 1	UAA 180 <b>22,00</b>

REGUL TO220 7805 ou 12 ou 24 8.90 7905 ou 12

OPTO/INF	FRAROUGE	AFFICHEU	RS A LEDS
LED 5 mm	RECTANGULAIRE	(8 = CHIFFRE	
ROUGE 1.80	'ROUGE 2,90	Rouge Vert	Rouge Vert
VERT 1,90	VERT 2,90	10 mm	20 mm
JAUNE 1,90	JAUNE 2,90	HD1105	MAN8610
I ED 2	LED 1,5 mm	AC8 14,50 16,50	AC8 44,00
<b>LED 3 mm</b> ROUGE <i>1.80</i>	ROUGE 4,30	HD1107	
VERT 1,90	VERT 4,40	KC8 14.50 16.50	MAN8640
JAUNE 1,90	JAUNE 4,40	a was navas	KC8 <b>44,00</b>
JAUNE 1,30	BICOLORE R/V. 9,95	13 mm	
LED 2,54 mm	CLIGNOTANTE	HD1131	LIVRÉ
ROUGE 2.60	ROUGE <i>9,95</i>	AC8 13,50 15,50	<b>EN SIEMENS</b>
VERT 2,70	LD 271 led IR . 4,00	HD1133	<b>OU EQUIVALENT</b>
JAUNE 2,70	BP 103B phototr D 6.00	KC8 13.50 15.50	PIN/PIN

CONDENSATEURS CHIMIQUES - TANTALES GOUTTE - TRANSISTORS -DIODES - PONTS - CONNECTIQUE - COFFRETS - CIRCUITS IMPRIME -VOYANTS - INTERRUPTEURS - SOUDURE - MESURE - ETC.
DEMANDEZ L'EXTRAIT DE TARIF 23 F en timbres (10 timbres à 2,30)

# C'EST URGENT

Qu'ils pèsent 10 kilos ou 300 grammes, tous les envois urgents ont les même impératifs: rapidité et fiabilité.

Enlever et livrer à domicile 2 fois par jour des milliers de colis, petits ou gros, dans les 36 073 communes que compte la France continentale, avec un maximum de rapidité et en toute fiabilité, c'est l'exploit que réalisent quotidiennement les 2 800 personnes et les 1 500 véhicules du réseau **Express** 

Pour tous les colis de moins d'un kilo, Express a créé INTERPAC.

Un système de suivi personnalisé spécialement adapté aux petits paquets. Enveloppes, cartons ou tubes, même en contreremboursement, tous les envois INTERPAC seront livrés, dans un délai connu d'avance et garanti, avec rapidité et sécurité.

INTERPAC, le "PLUS" de Express pour les tout petits colis.



Le système de transport simple, rapide et sûr pour tous vos envois de un kilo maximum

Dans votre département, vous pouvez contacter votre Express au :





### **MONTPARNASSE**

Tél.: 43.21.56.94

ELECTRONIQUE Télécopie : 432.197.75



CONNECTIQUE

9 broches femelle

TIOPE.....1200,00

der sur C.I.

16, rue d'Odessa -75014 PARIS Métro Montparnasse ou Edgar Quinet Ouvert de 10H à 12H30 et de 14H à 19H. Tous les jours du mardi au samedi

SERVICE EXPEDITION RAPIDE Forfait port: 35 F

Contre Remboursement: 45 F Prix donné à titre indicatif pouvant être modifié sans préavis. Administration et Sociétés acceptés.

	741004		OGIQU		74 HC688 15.00	4041 5
74 LS	74 LS94 8,00	74 LS240 7,00	74 S74 9,00	74 HC133 8,00 74 HC137 12,00	74 HC4002 7.00	4041 5
LS00 1,50	74 LS95 5,00	74 LS241 7,00	74 S86 9,00	74 HC137 12,00	74 HC4002 7,00	4042 4
S01 1,80	74 LS96 6,50	74 LS242 7,00	74 S109 17.00	74 HC138 7,00	74 HC4017 12,00	4043 5
S02 1,80	74 LS107 4,00	74 LS243 7.00	74 S133 18.00	74 HC139 8,00	74 HC4020 13,00	4044 5
S02 1.80	74 LS109 4,00	74 LS244 7,00	74 S138 15,00	74 HC151 8.00	74 HC4024 10,00	4046 6
S03 1,80	74 LS112 3.50	74 LS245 7.00	74 S139 10.00	74 HC153 7.00	74 HC4040 10.00	4047 5
	74 LS113 4.00	74 LS247 7.00	74 S151 15.00	74 HC154 25.00	74 HC4049 10.00	4048 5
	74 LS114 4.00	74 LS251 5.00	74 S153 15.00	74 HC157 7,00	74 HC4050 10,00	4049 3
	74 LS116 NC	74 LS253 5.00	74 S158 15.00	74 HC158 8.00	74 HC4051 18,00	4050 3
S06 7,50				74 HC160 10.00	74 HC4052 18.00	4051 5
S07 7,50	74 LS121 11,00	74 LS257 5,00		74 HC161 8.00		4001
S08 2.50	74 LS122 7,00	74 LS258 5,00	74 S174 16.00			4052 5
S09 2.50	74 LS123 6,00	74 LS259 6,00	74 \$175 17,50	74 HC162 10.00	74 HC4060 18,00	4053 5
S10 2.50	74 LS125 4,00	74 LS260 16.00	74 \$194 16.00	74 HC163 8.00	74 HC4066 18,00	4054 7
S11 2.50	74 LS126 3,50	74 LS266 2,50	74 S195 16.00	74 HC164 10.00	74 HC4075 9,00	4055 6
	74 LS132 3.50	74 LS273 6.50	74 S240 18.00	74 HC165 12.00	74 HC4078 9.00	4060 4
S12 2,50 S13 3.00	74 LS133 8.50	74 LS279 8,00	74 S244 18.00	74 HC166 10.00	74 HC4511 18,00	4066 3
	74 LS136 4.00	74 LS280 7.50	74 S251 20.00	74 HC173 12.00	74 HC4514 28.00	4068 5
S14 3,00	74 LS138 4,50		74 S253 20.00	74 HC174 8.00	74 HC4538 29.00	4069 2
S15 3.00	74 LS138 4,50			74 HC175 8.00	74 HC4543 28,00	4070 2
S16 7,00	74 LS139 4,50				/4 MC4343 20,00	
S17 7.50	74 LS 141 15,00	74 LS293 6,50	74 S258 18.00	74 HC194 10.00		4071 2
S20 3.00	74 LS145 8.00	74 LS299 15,00	74 S373 18.00	74 HC195 10,00		4072 2
S21 3.00	74 LS147 20,00	74 LS322 15.00	74 S374 20.00	74 HC237 10,00	CMOS	4073 2
S26 3.50	74 LS148 12.00	74 LS323 35.00	74 S280 20.00	74 HC240 12.00	4000 2,00	4075 2
	74 LS150 24.00	74 LS324 NC		74 HC241 12.00	4001 2,00	4076
	74 LS151 4,50	74 LS353 9.00		74 HC242 12.00	4002 2,00	4077
\$28 3,00		74 LS365 3.00		74 HC243 12.00	4006 5.00	4078
\$30 3.00			74 110		4007 2,50	4070
S32 3,00	74 LS154 15,00	74 LS366 4,00	74 HC	74 HC244 12.00	4007 2,50	4081 2
S37 3.00	74 LS155 6,00	74 LS367 3,00	74 HC00 2,50	74 HC245 13,00	4008 5,00	4082 2
S38 3.00	74 LS156 5.50	74 LS368 3.50	74 HC02 4,00	74 HC251 8.00	4009 3,00	4085 4
S40 3.00	74 LS157 4,50	74 LS373 7.00	74 HC03 6,00	74 HC253 8,00	4010	4086
S42 4.00	74 LS158 5.00	74 LS374 7.00	74 HC04 4.00	74 HC257 8.00	4011 2.50	4093 3
\$43 9.00	74 LS159 28.00	74 LS375 12.00	74 HC08 4.00	74 HC259 10,00	4012 2.50	4094 6
	74 LS160 5.00	74 LS377 7.00	74 HC10 4.00	74 HC266 9.00	4013 3.50	4095
	74 LS161 5.00		74 HC11 5.00	74 HC273 10.00	4014 5.50	4096
S48 12,00						
\$50 4,00	74 LS162 5.00	74 LS379 6,00	74 HC14 5.50		4015 5,00	4097 21
S51 3.00	74 LS163 5.00	74 LS390 6,00	74 HC20 5,50	74 HC299 18,00	4016 3.50	4098 8
S53 3.00	74 LS164 5.00	74 LS393 6.00	74 HC21 10.00	74 HC365 7,00	4017 5,00	4099 13
S54 2.50	74 LS165 9,00	74 LS490 8,00	74 HC27 5,00	74 HC366 7.00	4018 5,00	4501 6
\$60 4.50	74 LS166 7,00	74 LS540 12.00	74 HC30 7.00	74 HC367 7.00	4019 3.50	4510 6
S70 4.00	74 LS168 10.00	74 LS590 30.00	74 HC32 4,00	74 HC368 7.00	4020 5.00	4511 6
	74 LS170 10.00	74 LS608 12.00	74 HC42 6.50	74 HC373. 9,00	4021 5.00	4514 15
S72 4.00	74 LS172 68.00	74 LS629 20,00	74 HC51 5.00	74 HC374 9.00	4022 5.00	4515 19
\$73 3.50			74 HC58 5.00		4023 2.50	4510 00
S74 3.00	74 LS173 5.00	74 LS640 15,00				4516 28
S75 4,00	74 LS174 6.00	74 LS670 12,00	74 HC73 4,50	74 HC393 5.00	4024 4,50	4518 5
S76 3.50	74 LS175 5,00		74 HC74 5.00	74 HC533 15,00	4025 2,50	4520
\$78 3.50	74 LS181 19.00		74 HC75 6.00	74 HC534 15.00	4026 8,50	4528 9
S80 9.00	74 LS182 14.00	74 S	74 HC76 6.00	74 HC540 16.00	4027 3,50	4536
	74 LS190 10,00	74 S00 8,00	74 HC85 8.00	74 HC541 16.00	4028 4.50	4538
	74 LS191 6.00	74 S02 10.00	74 HC86 5.00	74 HC563 16.00	4029 5.00	4539 10
		74 S04 8.00		74 HC564 16.00	4030 3.50	4556
\$83 4.50						
S85 6,00	.74 LS193 5,00		74 HC109 6.00	74 HC573 16.00	4031 9.50	4558 15
S86 3.00	74 LS194 5,00	74 S10 10.00	74 HC112 6,00	74 HC574 16,00	4033 8.50	4584 9
S90 4.50	74 LS195 5,00	74 S11 10.00	74 HC113 6,00	74 HC595 16.00	4034 19.00	4585
S91 4.50.	'74 LS196 5.00	74 S30 10.00	74 HC125 7,00	74 HC640 18,00	4035 5.50	40103 10
S92 4.50	74 LS198 29.00	74 S32 16.00	74 HC126 10.00	74 HC646 30.00	4036 5.00	40106
	74 LS221 7.00	74 S51 10.00	74 HC132 6.00	74 HC648 30.00	4040 5.50	40174

	Name of the last o	90.	
	Måle Femelle Capot	10,00	
В	Femelle	10,00	
100	Capot	10,00	
В	Måle coudé	18.00	
100	Femelle coudé Mâle à sertir	18.00	
88			
100	Femelle à sertir	49,00	
100	Equerre 2	2.50 - Vis o	de v
		Capot me	tal
н	CENTRONIC		
55	24 broches		
100	Mâle, femelle, châssis	34,00	2
100		34,00	0
н	36 broches	20.00	
100	Måle, femelle, châssis	39,00	A
100	36 broches	75.00	2
88	Måle å sertir	75,00	2
			2
ш	SUPPORT		2
100	TULIPE		2
555	8. 14,16,18, 20, 24, 28, 408	3.	A
100	La broche	0,30	
	Barrette tulipe 32B	11,20	2
100	Barrette måle/måle		
	20 points	25.00	
	SUPPORT		F
100	A WRAPPER		2
	8, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 40	В	2
100	La broche	0,60	2
100			2
88	SUPPORT		2
8	INSERTION NUL	1 F	2
100	24 b	90.00	
100	28 b. pro	140.00	2
100	40 b	150,00	0
н			
100		NOU	٧
100		MUU	Ľ
В	Capot plastique 25 br	oches/25	b
100	capot métal 25 broch	es	
屋	jumpeur RS 232		
Æ	Joinpedi No Loc	25 01001	100
		25 broch	
-	changeur de genre	9 broche	es
		25 broch	105
1	KIT ANT	IODI	=
	KII ANI	OF	
0			800
0	THE REAL PROPERTY OF THE PERTY		
- 1			
0		CC	v
0		U	Л
0	The second second		d
V	CD CMS	CD 410	4 (
- 1	CD 4001 CMS 3,50	CD 451	71
-1	CD 4013 CMS 4 5	CD 451	80
0	CD 4015 CMS 7.00	CD 452	0 0
0	CD 4016 CMS 6,01	CD 452	6 0
Ĭ	CD CMS  CD 4001 CMS 3,5/6  CD 4011 CMS 3,5/6  CD 4013 CMS 4,5/6  CD 4015 CMS 7,0/6  CD 4016 CMS 6,0/6  CD 4017 CMS 6,0/6  CD 4020 CMS 7,0/6  CD 4020 CMS 4,0/6  CD 4020 CMS 4,0/6  CD 4020 CMS 7,0/6  CM 7,0/	CD 450 CD 451 CD 451 CD 452 CD 452 CD 453	8 0
П	CD 4020 CMS 7,00	CD 453	12 (
. І	CD 4023 CMS 4.00	CD 454	11 (
0	CD 4024 CMS 6.50	CD 454	130

AA 119 2,50 AY 103 K 12,00	1N 4004 1,00 TL 431 9.00 Varicap BB105 5.00	Vert
BA 128. 5.00 BA 129. 6.50 BA 130. 4.50 BA 152. 3.00 BA 158. 5.00	Diac. 2,50 Zener 3Và 39V 1/2w 1,00 Zener 3V à 39V 1w 2,00	Vert
BA 164	PONT DE DIODE 1A 50V	OPTO- ELECTRONIQU BP 104. 1 BPW34. 1 BPW 42. 1 BYV 95 C.
BAV 19. 2,50 BAX 12. 4,50 BAX 13. 2,50 BAY 38. 4,00 BR 100/03. 4,50 BY 187. 17,00 BY 213/700. 68,00	THYRISTOR BR 101 28,00 BRY 55 10,00 ESM 191500 40,00 TD 600 13,50 TIC 116M 12,00	CNY 70 reflex 2: Diode E IR 1! Diode Ré IR 1! MCC 670 4! MCT 2 1 MCT 6 1! MCC 3020 1!
BY 227	TL 1006 6,00 TYN 606 12,00 TYN 812 19,50 Triac 6/8A 400V 4,50 Triac 16A 7700V 18,50	4N 25 1 4N 33 1 6N 138 4 TIL 111 1
BYX 34. 7,00 BZY 93C 22,00 1N 4148. 0,30	AFFICHEUR Anode commune Rouge 12,00	TCST 1000

68000P8 HITACHI	90,00
41256 - 12	25,00
44256	140,00
68 A 50	25,00
AM 26 LS 31	9,00
AM 26 LS 32	9,00
TL 7705 A	10,00
27 C 256	45,00
Multimètre MANUDAX	,
M 80 Automatique	595,00

AM		LM 337 T	15.00	MC 1489 6.00	SAA5250	190.00	TBA 970 48.00	TDA 1410 47.00	TL 497 24,00
AM 26 LS 31	0.00	LM 338 K	65.00	MC 3242 100.00	SAB		TCA	TDA 1418 12,00	TL 7705 10,00
AM 26 LS 32	9.00	LM 339	8.00	MC 3403 15.50	SAB 0600	38.00	TCA 105 22.00	TDA 1424 12.00	12.7700
AM 20 L3 32.	9,00	LM 348	15.00	MC 3470 100.00		38,00	TCA 150 68.50	TDA 1506 52.00	TLC
			20.00		SAB 3064	35,50	TCA 315 25,00	TDA 1510 38.00	TLC 271 10.00
CA		LM 349			SAB 0529	49,00	TCA 315 25,00	TUA 1510 38,00	
CA 3046	9,00	LM 350 K	69.00	MC 4024 49,00			TCA 420 39,00	TDA 1908 18,00	TLC 272 19,00
CA 3080	28.00	LM 358	8,00	MC 4044 49,00	SAS		TCA 530 30.00		TLC 274 29,00
CA 3086	10.00	LM 378	31,00	MC 14499 50.00	SAS 560	28.50	TCA 540 28,00	TDA 2002 15,00	TLC 555 12,00
CA 3130	15.00	LM 380	15.00	MC 146818 80.00	SAS 570		TCA 600 14,00	TDA 2003 15.00	
CA 3140	15.00	LM 381 N	29.00	MC 68705P3s120.00	SAS 5/0	28,50	TCA 640 44.00	TDA 2004 32.00	
CA 3161	10,00	LM 382	20.00		SAS 580	28,50	TCA 650 44,00	TDA 2005 38.00	
CA 3161	18,00	LM 383 T	38.00	****	SAS 590	28,50	TCA 660 44.00	TDA 2006 23.00	U
CA 3162	75,00		15.00	MK			TCA 730 36,00	TDA 2010 39,00	U 210 B 45,00
CA 3189	21,00			MK 5089 35,00	0.1		TCA 730 36,00	TDA 2010 39,00	U 263B1 50.00
		LM 387	19,00		SL	100000	TCA 740 38.00	TDA 2020 39,00	U 2400B 50.00
K		LM 388	20,00	MM	SL 486	38.00	TCA 750 32,00	TDA 2030 19,00	0 24000 30,00
ACTIVATO N	00.05	LM 389	22.00	MM 53200 50.00	SL 490	38,00	TCA 830 15,00		
KTY 10	28,00	LM 390	28.00	MM 58174 65.00			TCA 900 12.00	TDA 2542 28.00	UAA
		LM 391	30.00	00.00	so		TCA 910 12.00	TDA 2593 24.00	UAA 170 30,00
L		LM 393	8.00	ML -	SO 41 P	16.00	TCA 940 22.00	TDA 2595 50.00	UAA 180 30,00
	01.00	LM 555	5.00	AH OOS MIL	00 41 P		TCA 955 39.00		UAA 1004 29,00
L 200	24.00	LM 556	12.00	ML 926 65,00	SO 42 P	17,00	TCA 4401 38.50	TDA 2630 29.00	UAA 4001 75.00
L 293	65,00		12,00	ML 927 65,00				TDM 2030 29,00	UAA 4002 42,00
L 297	50,00	LM 558	35,00	ML 928 65,00	TAA		TCA 4500 38,10	TDA 2631 38,90	UAA 4003 30,00
L 298	95,00	LM 565	11,00	ML 929 65,00	TAA 550	3.00		TDA 2640 55,00	UAA 4003 30,00
		LM 566	24,00		TAA 611A55	22.00	TDA	TDA 3300 69,00	UAA 4006 75,00
LF		LM 567	16,00		TAA 621AX	25.00	TDA 440 29.60	TDA 3500 72.00	
LF		LM 709	6.00	MOC	TAA 761CDP	NC	TDA 1001 34,00		ULN
LF 351	11,00	LM 709 H	10,00	MOC 3020 15,00	TAA 765H	NC	TDA 1002 28.80		ULN 2003 16,00
LF 353	11,00	LM 710	15.00	MOC 3020 15,00	TAA /65H		TDA 1005 30.00		ULN 2004 22,50
LF 355	11.00	LM 710		MOC 3021 15,00	TAA 861	10.00	TDA 1005 30,00	TDA 35/1 56,00	ULN 2004 22,50
LF 356	11.00	LM 723	6,00				TDA 1006 52,00	TDA 3810 37,80	
LF 357	11.00	LM 723 H	12,00	NE	TBA		TDA 1010 17,00	TDA 4431 15,00	X
LF 398	25.00	LM 725	33,00	NE 544 44,00	IBA		TDA 1011 17,00	TDA 4445 15,00	XR 2206 65,00
LF 390	25,00	LM 733	30,00	NE 555 5,00	TBA 120	11.00	TDA 1015 18.50	TDA 4565 45.00	X 2444 20,00
		LM 741	5.00	NE 555 5,00	TBA 221/741	5,00	TDA 1020 24,00	TDA 5850 45,50	X 2444 20,00
LM		LM 741 H	12.00	NE 556 12.00	TBA 231	22.00	TDA 1023 22.50	TDA 7000 38.00	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
LM 135 Z	25,00	LM 747	16,00	NE 558 35,00	TBA 440C	24,00	TDA 1024 25.00	TDA 7050 38,00	REGULATEUR
LM 301	7.50	LM 748	13.00	NE 565 11,00	TBA 440N	27.00	TDA 1026 30.00	TDA 8440 59.00	100 MA TO92 positif
LM 305	15,00	LM /48		NE 566 24.00	TBA 520	21.00	TDA 1026 30.00	TDA 8440 59,00	ou négatif 5,00
LM 307	9.00	LM 1458	8,00	NE 567 16,00	TBA 530	36.00	TDA 1034 32.00		
LM 308	0.00	LM 1496	20,00	NE 571 53.00	TBA 540	24.00	TDA 1037 19,00	TEA	1A TO220 positif
LW 300	8.00	LM 1881	42,00	NE 592 30,00	TDA 500		TDA 1038 30,00		ou négatif 7.00
LM 309 K	22.00	LM 2907	45.00	NE 5532 39,00	TBA 560	45,00	TDA 1039 32,00	TEA 1014 22 00	
LM 310	35,00	LM 2917	32.00	NE 5534 32.00	TBA 570	24,00	TDA 1041 33,00	TEA 1014 22,00	7809 (ŽA) 17,00
LM 311	7,50	LM 3900	13.00	NE 5534 32,00	TBA 720A	27,00	TDA 1046 28.00		
LM 317T	15.00	LM 3909	40.00		TBA 750	27.00	TDA 1047 90.00	TEA 5114 35,00	2A TO3 positif
LM 317 K	25.00	LM 3911	23.00	S	TBA 800	15.00	TDA 1048 17.00		ou négatif 29,00
LM 318	25.00			S 576 B ou	TBA 810	15.00	TDA 1054 22.00		The second second
LM 319	25.00	LM 3914	54,00	0 1 D 0 5 0 0 10 00	TBA 820M	15.00	TDA 1054 22,00	TL TL	TEA 7605
LM 323 K	55,00	LM 3915	54,00	S LB 0586 48,00	TBA 820	15.00	TDA 1057 6,00		Low Drop 14.00
LM 323 K	35,00	LM 3916			TDA 050		TDA 1059 12,00	TL 072 9,00	14,00
LM 324	4.00	LM 4558	8,00	SAA	TBA 850	36.00	TDA 1100 38,00	TL 074 19,00	NAMES OF PERSONS
LM 331	59,00	LM 4741	18,00	SAA 1043 110,00	TBA 860	33,00	TDA 1151 9.01	TL 081 6.50	RELAIS DIL
LM 334	20.00			SAM 1043 110,00	TBA 920	20.00	TDA 1170 22.00		5 Volts 1T 32,00
LM 335				SAA 1250 65,00	TBA 940	36.00	TDA 1220 24.00		5 Volts 1RT 40,00
LM 336	16.00	MC		SAA 1251 45.00	TBA 950	32.00	TDA 1405 13.00	TL 431 9.00	12 Volts 1T 32.00
LM 337 K	32.00	MC 1488	6,00	SAA 5231 130,00			100 1400 13,01	12.431 3,00	12 Volts 1RT., 40,00
			-					1	1 12 12 13 11 11 40 000
THE REAL PROPERTY.	Market I	WINDLE			THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	II) IS OF	CALL TO THE	Name of the last	

LINEAIRE

CD CMS	CD 4104 CMS 9,00	74HCT 42	NC	74HCT 190	NC	74HCT 533	NC	74HCT 4511	NO
CD 4001 CMS 3,50	CD 4516 CMS 7,00	74HCT 58	5,80	74HCT 191	8,50	74HCT 534	NC	74HCT 4514	NO
CD 4011 CMS 3,50	CD 4517 CMS 39,00	74HCT 73	NC	74HCT 192	NC	74HCT 540		74HCT 4515	NO
CD 4013 CMS 4,50	CD 4518 CMS 7,00	74HCT 74	4,50	74HCT 193	8,50	74HCT 541	NC	74HCT 4538	13,0
CD 4015 CMS 7,00	CD 4520 CMS 7.00	74HCT 75	NC	74HCT 194	NC	74HCT 563	NC	74HCT 4543	N
CD 4016 CMS 6,00	CD 4526 CMS 11,00	74HCT 85	6,30	74HCT 195	NC	74HCT 564	NC	74HCT 40103	N
D 4017 CMS 6.00	CD 4528 CMS 8.50	74HCT 86	5,00	74HCT 238	4.50	74HCT 573	NC	74HCT 40104	N
D 4020 CMS 7,00	CD 4532 CMS 13,00	74HCT 93	NC	74HCT 240	8,50	74HCT 574			
CD 4021 CMS 7,00	CD 4538 CMS 10,00	74HCT 107	4,50	74HCT 241	8,50	74HCT 583	NC	BAT	
CD 4023 CMS 4,00	CD 4541 CMS 11,00	74HCT 109	5,00	74HCT 242	NC	74HCT 597		BAT 18	3,0
D 4024 CMS 6,50	CD 4543 CMS 10,00	74HCT 112	6,00	74HCT 243	8,50	74HCT 640	NC		
D 4025 CMS 3,50	CD 4557 CMS 26,00	74HCT 123	6,50	74HCT 244	8,50	74HCT 643	NC	BAV 99	
D 4028 CMS 7,50	CD 4585 CMS 17.00	74HCT 125	6,50	74HCT 245	9,00	74HCT 646	NC	BAV 99	3,0
D 4029 CMS 7,50	CD 40097 CMS 6,00	74HCT 126	6.50	74HCT 251	6,50	74HCT 648	NC		
D 4030 CMS 4,50	CD 40106 CMS 5.50	74HCT 132	6,00	74HCT 253	6,50	74HCT 670		BAX	
D 4040 CMS 8,00	CD 40175 CMS 8.00	74HCT 138	6,00	74HCT 257	6,50	74HCT 688	13,00	BAX 12BAX	3.
D 4042 CMS 7,00	CD 40373 CMS 18,00	74HCT 139	6,00	74HCT 258	NC	74HCT 4002	4.00		
D 4043 CMS 7,00	CD 40374 CMS 18,00	74HCT 147	7,50	74HCT 259	8,50	74HCT 4015	NC	BCF	
D 4044 CMS 7,50		74HCT 151	6,00	74HCT 273	NC	74HCT 4016	NC	BCF 30	3.0
D 4047 CMS 6,50		74HCT 153	NC	74HCT 280	10,00	74HCT 4017	NC		
D 4049 CMS 5,00	74 HC CMS	74HCT 154	14,00	74HCT 283	NC	74HCT 4020	NC	BCW	
D 4050 CMS 5,50	ou HCT CMS	74HCT 157	6.00	74HCT 297	NC	74HCT 4024	7,50	BCW 32	3.
D 4051 CMS 7,00	74HCT 00 3,30	74HCT 158	6,00	74HCT 299	17,00	74HCT 4040	7,50		
D 4052 CMS 7,00	74HCT 02 3,30	74HCT 160	NC	74HCT 354	NC	74HCT 4046	NC	BFR	
D 4053 CMS 7,00	74HCT 03 3,30	74HCT 161	6,50	74HCT 356	NC	74HCT 4051	NC	BFR 31	3.
D 4060 CMS 8,00	74HCT 04 3.30	74HCT 162	NC	74HCT 365	NC	74HCT 4052	10,00		
D 4066 CMS 5,00	74HCT 08 3,30	74HCT 163	6,50	74HCT 366	NC	74HCT 4053	NC		
D 4067 CMS 39,00	74HCT 10 3,30	74HCT 164	6,50	74HCT 367	NC	74HCT 4060	8,00	LM	
D 4068 CMS 3.50	74HCT 11 3,30	74HCT 165	NC	74HCT 368	6,00	74HCT 4066	8,00	LM 324 CMS	4.
D 4069 CMS 5.00	74HCT 14 5,30	74HCT 166	9,00	74HCT 373	8.00	74HCT 4067	NC	LM 339 CMS	8.
D 4070 CMS 4,50	74HCT 20 3,30	74HCT 173	7,50	74HCT 374	8.00	74HCT 4075	5,50	LM 4558	7.
D 4071 CMS 4,00	74HCT 21 3.30	74HCT 174	NC	74HCT 377	NC	74HCT 4094	11,00		
D 4073 CMS 4,00	74HCT 27 3,30	74HCT 175	NC	74HCT 390	NC	74HCT 4316	NC		
D 4081 CMS 4,00	74HCT 30 3,30	74HCT 181	NC	74HCT 393	8,00	74HCT 4351		NE	
D 4093 CMS 5,00	74HCT 32 3,30	74HCT 182	NC	74HCT 423	NC	74HCT 4353	NC	NE 555	7.1

89.00

				TR	ANSI	ST	OR			Š		
AC		BC 126	4.00	BC 516 3,40	BD 536	6.00	BF 181	8,00	BFY 90	19.00	2N 930	3.90
AC 127	4.50	BC 134	10.00	BC 517 3,00	BD 537	6.00	BF 182	7.00			2N 1613	3.50
AC 128	4,50	BC 140	6.00	BC 546 2,00	BD 561	12.00	BF 183	19.00	BFR		2N 1671B 1	50.00
AC 138	8.00	BC 141	4,00	BC 547 2.00	BD 562	9,00	BF 184	7,50	BFR 91	12.60	2N 1711	3,50
AC 141	8.00	BC 142	6.00	BC 548 2,00	BD 680	5.00	BF 185	7.50	BS		2N 1724	76,00
AC 153	8.00	BC 153	2.00	BC 549 2,00			BF 188	5.00	BS 170	6.00	2N 1890	3.50
AC 176	8.00	BC 154	3.00	BC 550 1.50	BDW		BF 194	5.00	BS 250	7.00	2N 1893	3.50
AC 181	6.00	BC 158	3.00	BC 556 1,50	BDW 93C	19.00	BF 195	5.00			2N 2197	42.00
AC 187	5.50	BC 160	6.00	BC 557 1,50	BDW 94C	19.00	BF 196	NC	BU		2N 2218	3,50
AC 188	5,50	BC 161	4.00	BC 558 2.00			BF 197	2.80	BU 132	24.00	2N 2219	3.40
ACY 38	15.00	BC 170	3,00	BC 559 2,00	BDX		BF 198	3,80		24,00	2N 2222	3.00
10.00	10,00	BC 172	2,20	BC 560 1,90	BDX 18N	20,00	BF 199	2.40		24.00	2N 2369	3.50
AD		BC 173	3,00	BCW 90 6.00	BDX 33	8.00	BF 226	9.00	BU 208	25,00	2N 2484	6.00
AD 139	14.00	BC 177	2.80	BCY 56 8.00	BDX 62B	22.00	BF 240	3.10	BU 208 D	25.00	2N 2646	10.00
AD 143	25.00	BC 178	2.80	BCY 57 7,00	BDX 63B	21,00	BF 245	5,60		21.00		42.00
AD 152	30,00	BC 179	2,80	BCY 70 9.00	BDX 64B		BF 251	9.00		32.00	2N 2904A	3,20
AD 262	15.00	BC 181	9.00	BCZ 12 10.00	BDX 65B	24.00	BF 253	9.00	BU 508 A	22,00	2N 2905	3.20
DY 26	86.00	BC 183	3.00	DOL 12 10,00	BDX 66B	32.00	BF 256	5.70	BU 508 D	22.00	2N 2907A	2.20
D1 20	00,00		15.00	- BD	BDX 67B	32,00	BF 259	3.80	BU 806	28.00	2N 3053	3.60
AF		BC 192	6.00		BDX 77	8.00	BF 260	9.00		18.00	2N 3054	10.00
F 105	18.00	BC 204	2.80		BDX 78	8.00	BF 261	9.00		40.00		11.00
F 106	18.00	BC 209	3.00		DUA /0	0,00	BF 271	8.00		36.00	2N 3386	18.00
AF 109	18.00	BC 211	4.00		BDY		BF 272	12.00	DU 931H	36,00	2N 3439	12.00
AFX 14	20,00	BC 212	2.80		BDY 26	35.00	BF 273	7.00	BUX			25.00
FY 19	18.00	BC 220	9.00	BD 138 5,00 BD 139 5.00	BDY 38	15.00	BF 274	8.00	BUX 37	24.00	2N 3773	35,00
	18,00		12.00		BDY 56	19.00	BF 305	12.00	BUX 47	35.00	2N 3819	3.80
FZ 12					BDY 58	36.00		10,00		35.00		4,00
17Z 1Z	60,00	BC 223 BC 237	6,00	BD 166 4,00	BDY 36	15.00	BF 315 BF 321	3.00	BUZ 11 A	32.00	2N 3904 2N 3906	5,00
ASY			2,80	BD 170 6,40	BDY 80				BUZ 11 A	32,00	2N 3966	45.00
AST	01.00	BC 238	1,80	BD 182 25,00	BDY 83	27,00 75.00		9,00	win.		2N 4091	
SY 26	24,00	BC 239	1,80	BD 203/204 18.00	BUY 96	75.00	BF 336	5.00	TIP	4.50	2N 4091	12,00
SY 27	27,00	BC 260		BD 235 7,50	-				TIP 29	4.80		44.00
SY 28	38.00	BC 281	25,00	BD 236 7,20	BF BF	.0.00	BF 338 BF 381	6,50			2N 4100 2N 4416	
SY 29	18,00	BC 284	18,00	BD 237 6,50	BF 108	18,00		13,00	TIP 31	4,80		12,00
SY 76	45,00	BC 307	1,80	BD 238 6,20	BF 110	9,00	BF 390	17,00	TIP 32	6,50	2N 5320	8,00
SY 80	25,00	BC 308	1,80	BD 241 6,10	BF 115	5,80	BF 394	3,20	TIP 33	7,50	2N 5322	8.00
SZ 1018	40.00	BC 309	1,80	BD 361 12,00	BF 152	14,00	BF 451	4,50	TIP 34	8,50	2N 5416	12,00
-		BC 317	3,00	BD 362 18,00	BF 158		BF 459	8,00	TIP 35	17.50	2N 5884	30,00
BC		BC 318	3,00	BD 435 6,50	BF 162		BF 469	4,50	TIP 36	18,00	2N 5886	30,00
IC 107	2,00	BC 327	2,60	BD 436 8,00	BF 165	8,00	BF 470	4,50	TIP 41	6,00		
C 108		BC 328	2,50	BD 437 6,50	BF 167		BF 480	12,00	TIP 122	12.00		
IC 109	2,00	BC 337	3,20	BD 438 8,00	BF 173	4,20	BF 494	3,20	TIP 132,	13,00	DIVERS	
C 115	5,00	BC 338	3,20	BD 439 8,00	BF 174		BF 495	3.20	TIP 137	13,00		15,00
BC 118	5,00	BC 341	9.00	BD 440 8,00	BF 176	8,00	BFW 16A	29.00	TIP 2955	5,00	ESM 400	20,00
IC 119		BC 358	9.00	BD 441 11,00	BF 177	4,80	BFX 44	12.00		10,00	IRF 9130	60,00
C 120		BC 409	3,00	BD 442 11,00	BF 178	4,80	BFX 89	29,00	2 N	2.00	IRF 120	60,00
RC 125	4.00	BC 419	3.00	BD 522 18 00	RF 179	6.80	REV 50	10.00	2N 918	8.50	MJ 2500	30.00

0						
CI	RCU	ITC	M	DE	ш	EC
U	HOU	110	W	J. L.	HIL	-50

Réalisation de C.I. percés étamés 65F le dm2 simple face, 100F le dm2 double face d'après films fournis. réalisation de films 100F pièce).

#### **LIBRAIRIE TECHNIQUE**

Résistances CMS, Condensateurs CMS, Ajustables CMS, LEDS CMS......

EDITIONS RADIO - ETSF EDITIONS PAUL MONTEL PUBLITRONIC - TEXAS SGS THOMSON

ŀ	LIGNES A REI	AND
	PHILIPS	
	470 ns, 1150 Ω P.U	20.00
	Par 20 pièces P.U	17,50
	390 ns. 1100 Ω	35.00
	*330 ns, 1000 Ω	35.00
	DL 711 PHILIPS 64 uS	99.00
	DLC NC DI 3722	NC.

OL	ARTZ		BAM	48ZO8 B 250.00	6512 100.00	APIO 45.00	8288 79.00	FD 1797 165.00
32,768	KHz	15,00	2102 39,00		6522 60.00	ASIO 85,00	8749 HC 135,00	DM 1883 200.00
1,000	MHz MHz	58,00 15.00	2114 39,00 2147 34,00	271638.00	6532	DMA 100,00	8749 HD 175,00	WD 2791 200.00 TMS 4500. 150.00
4576	MHz	15,00	4116 22,00	2732 49.00	6551 80.00	INTEL	EF	6349 65.0
3,2768		15,00	41256 - 10 40,00	2764 39,00	65 C51 150.00	8031 98,00	EF 7510 188,00	Z 8530 300.00
3.5795 4.000		15.00	41256 - 12 25,00 41256 - 15 35,00	27 C64 59,00 27128 45,00	6800	80 C 35 59,00 8085 33,00	EF 7910 229,00 EF 9306 20.00	Z 853ASCC 200.00 Z 8536 CI0 150.00
4.096	MHz	15,00	4164 20,00	27 C128 50,00	6800 56,80	8086 190.00	EF 9340 69,00	Z 867Basic 300,00
4,194304		15.00	4168 60,00	27256 78.00	6802 35,00	8087 NC	EF 9341 79,00	MB 8876 150,00
4,9152 5.0688		15,00 15,00	43256 ou 60L256 190.00	27 C256 45,00 27512 70,00	68 B02 45,00 6809 55,00	8088	EF 9345 76.00 EF 9346 45.00	WD 9216 80.0 AY 3-1015 76.0
5536	MHz	15,00	4416 35,00	27C512 89,00	6810 34.00	8237 90,00	EF 9365 300,00	AY 3-1350 84.0
.000		15,00	41416 35,00	27010 290,00	68 B10 39,00	8250 95,00	EF 9366 160,00	AY 3-8912 90,00
0,000	MHz MHz	15.00 15.00	41464ou 4464100.00	AD-DA	6821 15,00 68 B21 25,00	8251 34,00 8253 45,00	EF 9369 150,00	AY 53600 280.00 SN 75175 49.0
2,40625		59.00	44 C256 - 8 190,00	CONVERTIS	6840 59.00	8254 45.00		34 13113 43,0
3,8750		49.00	5128-15 55.00	SEURS	68 B40 69,00	8255 30,00	CIRCUITS	PCF
4,000		15,00 15.00	6116 35,00 6264 50.00	ADC 0804 65,00 ADC 0808 120.00	6845 85,00 6850 35.00	8257 49,00 8259 45,00	NEC V20 95.00	8200 210,0 8574 47,0
6,000		15.00	1 MEGA 250,00	ADC 0809 130.00	68 A50 25,00	8272ou	NEC V 30-8 156.00	0074
			40100 250,00	DAC 0800 49,00	68 B50 78,00	μ PD 765. 80,00	TBP 24S10 65.00	ZN
8432	LATEU	49.00	60L256P10 190,00	DAC 0808 45,00 UVC 3101 350,00	68705 P3S 120,00	8279 36.00 8282 45.00	TBP 28L22 65.00 TBP 28S42 65.00	ZN 426E8. 47,0 ZN 427E8. 157,0
.000	MHz	49,00	RAM	0.000.00	Z 80	8283 45,00	NSC 800 220.00	ZN 428E8. 122.0
3,000 16.000		49,00	ZERO POWER MK48ZO2B 210.00	ROCKWELL 6502 60.00	ACPU 30,00 ACTC 45,00	8284 50.00 8287 39.00	NSC 810 220.00 . WD 1691 PE 200.00	ZN 429D 39,0 ZN 436E 28,0



# SI VOUS PENSEZ QUE LE PRIX N'EST PAS A LA HAUTEUR DES PERFORMANCES VOUS N'AVEZ QU'A PAYER PLUS CHER\*

- Modules: schéma, éditeur et autorouter
- Techniques conventionnelles et CMS
- Résolution de 1/1000 de pouce pour une
- surface maxi de 64\*64 pouces
- 200 couches définissables par l'utilisateur
- Autoroutage deux couches très rapide Cotes en inch, mm, mil et unités de pas Forme des pastilles multiples
- Diamètres et largeurs de 0 à 0.255 pouce Design Rule Check
- Zooming illimité
- Auto panning modifiable Jusqu'à 255 bibliothèques par platine

- Touches de fonctions programmables
- 'automatic command log
- Génération des listes de composants
- Génération des net-listes
- Import des net-lists de OrCAD(r)
- Surface utilisateur adaptable

- Support des cartes graphiques jusqu'à 1024\*768
  Support des imprimantes matricielles, laser,
  postscript, traceurs sous HP-GL, DM-PL, phototraceurs
  format GERBER, automate de perçage Sieb & Meyer
  Configuration nécessaire: PC/XT/AT/386, carte EGA/

- VGA (jusqu'à -1024\*768)
- \* EAGLE, logiciel de C.A.O. sur PC pour circuits imprimés


MODULES: EDITOR 4 500 FHT AUTOROUTER 3 800 FHT SCHEMA 4 500 FHT Les trois modules ensemble: 12 000 F HT\* PRIX ENSEIGNEMENT: nous consulter DEMO: Version intégrale du logiciel sans sauvegarde avec manuel d'origine en français : 300 F TTC SUPPORT TECHNIQUE: contrat maintenance/mises – à – jour/hotline téléphonique : 845 F HT /an \* FORMATION SUR DEMANDE

Distribution du logiciel directe sans intermédiaire, support technique et suivi assuré, plus de 2000 installations en Europe dont 400 en France, l'ergonomie du logiciel permet un apprentissage rapide sans formation spécifique

DEVELOPPEMENT ELECTRONIQUE 32400 VIELLA TEL 62 69 82 01 FAX 62 69 82 23

\* (14 232 F TTC et 1 002 F TTC)



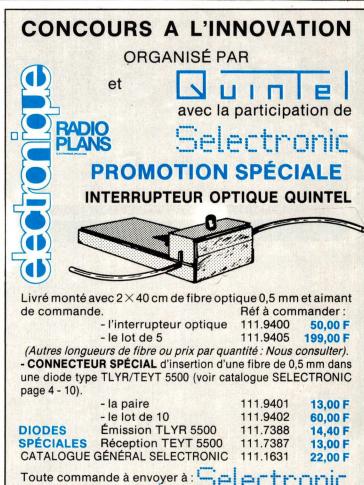

(Conditions générales de vente : voir notre publicité annexe).

B.P. 513 - 59022 LILLE CEDEX

# RÈGLEMENT DU CONCOURS À l'INNOVATION QUINTEL

#### **ARTICLE 1**

QUINTEL S.A. au capital de 1 200 000 francs dont le siège social est 38, avenue du Président-Allende - 93100 Montreuil - organise un concours à l'innovation qui se déroulera du 1er juin au 31 décembre 1990 et, sera annoncé dans le numéro 511 de juin 1990 d'ÉLECTRONIQUE RADIO PLANS.

#### **ARTICLE 2**

Ouvert à tous, à l'exclusion du personnel de la Société QUINTEL et de la Société Parisienne d'Édition, ce concours est strictement réservé aux applications de l'interrupteur optique décrit dans le numéro 510 de mai 1990 d'ÉLECTRONIQUE RADIO PLANS, et doté de 35 lots dont : ci-après description des lots avec valeur :

— 1er prix :	15 000 F	
— 2e prix :	5 000 F	
— 3º prix :	Un pupitre d'essais IDL 800	4 600 F
— 4e prix :	Un pupitre d'essais IDL 600(offert par la Société FRANÇAISE D'INSTRUMENTATION)	3 565 F
— 5° prix :	Un chassis d'insolation	985 F 1 200 F
— 6º prix :	Un pont R.L.C(offert par la Société FRANÇAISE D'INSTRUMENTATION)	1 550 F
— 7º prix :	Multimètre HD 153	1 545 F
— 8e prix :	Multimètre MX 50	1 482 F
— 9e prix :	Multimètre 4040	1 450 F
— 10e prix :	Multimètre HD 152(offert par la Société BECKMAN)	1 325 F
— du 11º au	35° prix: 1 abonnement ELECTRONIQUE RADIO PLANS d'un an .	238 F







#### **BULLETIN DE PARTICIPATION** A REMPLIR ET RETOURNER SOUS PLI AFFRANCHI A:

#### CABINET WARUSFEL ASSOCIÉS 243 bis, boulevard Péreire - 75017 PARIS

Nom :	Prénom:
Date de naissance :	Profession:
Adresse:	
Nº téléphone domicile :	Signature
Nº téléphone professionnel :	
(facultatif)	

#### **ARTICLE 3**

Les candidats pourront s'inscrire en renvoyant, au CABINET WARUSFEL ASSOCIÉS avant le 15 juillet 1990, le cachet de la poste faisant foi, le bulletin de participation figurant dans le numéro 511 de juin 1990 de la revue ÉLECTRONIQUE RADIO PLANS. Seul le bulletin original sera accepté à raison d'un par candidat. Les 50 premiers candidats recevront gracieusement deux interrupteurs optiques fournis par la Société QUINTEL. Les dossiers des candidats soumis à l'appréciation du jury devront si possible être accompagnés d'une maquette de faisabilité. Ils devront être adressés au CABINET WARUSFEL ASSOCIÉS, 243 bis, boulevard Péreire - 75017 Paris - avant le 31 décembre 1990 dernier délai, le cachet de la poste faisant foi.

#### **ARTICLE 4**

Chaque participant pourra envoyer autant de projets qu'il le désire mais, pour chaque candidat, seul le meilleur sera retenu.

#### **ARTICLE 5**

La liste du jury, composé de membres choisis pour leur compétence par les organisateurs du concours, sera publiée avant le 1er décembre 1990. Ce jury se réunira dans la deuxième quinzaine de janvier 1991 pour désigner les lauréats du concours. Ce jury sera souverain et ses décisions seront sans appel.

#### **ARTICLE 7**

Les lauréats seront avertis par courrier des conditions de remise de leur prix.

#### **ARTICLE 8**

Les dossiers et les maquettes seront restitués avant le 15 mars 1991 par courrier.

#### **ARTICLE 9**


La société organisatrice ne saurait être tenue responsable des retards, pertes ou avaries des services postaux.

En cas d'interruption du concours pour circonstances extérieures aux organisateurs, leur responsabilité ne saurait de ce fait être engagée.
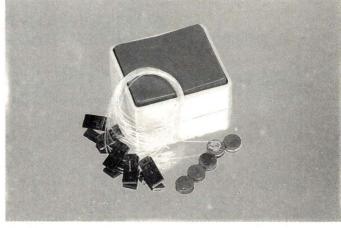
#### **ARTICLE 10**

La participation à ce concours implique l'acceptation totale de son règlement déposé chez Maître LLOUQUET, huissier de justice 130, rue Saint-Charles - 75015 Paris. Toutes difficultés pouvant survenir dans le cadre du présent concours seront soumises à la décision du jury qui sera seul souverain.





# Les capteurs magnéto-résistifs

Voici la deuxième partie concernant la théorie et les applications générales des capteurs à effet magnéto-résistif. Le mois dernier nous vous avons décrit les principes fondamentaux de fonctionnement de ces capteurs et leurs bases physiques. Lors d'explications précédentes à de nombreuses personnes nous avons fréquemment remarqué que cette théorie était assimilée sans trop de difficultés mais que très souvent il était délicat à chaque utilisateur de résoudre la question: « mais comment dois-je monter tout cela dans mon application spécifique? » Nous avons donc décidé de vous donner dès aujourd'hui les conseils élémentaires pour pouvoir disposer « intelligemment » les capteurs par rapport aux différents producteurs de champs magnétiques que vous pourrez avoir à votre disposition.



Notre plan d'attaque est donc le suivant:

\* comment positionner aimants... par rapport aux cap-

vous lister un grand nombre d'applications standards,

vous donner des exemples théoriques d'applications conventionnelles

Lors du précédent article nous avons souligné maintes fois que ce type de capteur à effet magnéto-résistif (et sa réalisation physique associée) délivrait une ddp aux bornes d'un pont de Wheatstone proportionnelle à la composante du champ incident qui est présente uniquement dans le plan X-Y du capteur ET sur son axe Hy (hormis quelques soucis que peuvent poser les valeurs du champ Hx... pour plus de détails revoir au besoin l'article précédent).

Donc pour vous, le jeu (si l'on admet d'appeller cela un jeu!) va consister principalement à imaginer où se trouve la composante de votre champ et comment elle se projette sur l'axe du capteur Hy. De plus si elle est éprise de libertés, vous serez obligé de vous intéresser à sa vie intime lors de toutes ses variations (ce qui n'est pas trop difficile mais souvent fait bien se casser la tête quand même...) bref et en résumant :

comment et où positionner les composants (aimants. capteurs,...)

où se trouve l'axe Hy du capteur à tout instant :

en statique

en dynamique

A vous les positions relatives des différents ingrédients et leurs différents déplacements, le but étant à tout instant de savoir quantifier "la ligne de force" du champ magnétique et sa projection sur l'axe Hy du capteur.

Après toutes ces excellentes remarques, prenons un exemple afin de bien nous faire comprendre.

Le plus simple pour vous est de disposer d'un capteur et d'un aimant (... celui qui a disparu par hasard le mois dernier de votre placard de cuisine...)

Fixons tout d'abord le capteur; au moins nous aurons un plan de référence et posons n'importe où l'aimant (voir figure 1).

L'ensemble est donc statique. A vous de dessiner les lignes de forces tel que nous l'avons fait lors de l'article précédent... et ouf nous avons la participation du champ sur l'axe Hy.

C'est ici que tout se gâte... car hélas si rien ne bougeait, l'ensemble ainsi réalisé n'aurait qu'un succès d'estime et son intérêt serait des plus restreint, bref les complications arrivent enfin!

#### DU MOUVEMENT

Un mouvement quelconque se décompose souvent facilement

en deux parties élémentaires qui sont des translations et des rotations. Nous vous encourageons vivement à "casser" votre mouvement en ses éléments car il vous sera alors plus facile de déterminer les variations qui se passeront sur le fameux axe Hy et à vous les beaux dessins dans l'espace qui représenteront l'équivalent de votre signal détecté.

Le tableau de la **figure 2** vous rappelle succintement l'ordre préférentiel par lequel il est bon de décomposer votre mouvement.

#### DE L'ÉLECTRONIQUE

Nous venons d'achever le couplet sur les répercussions des déplacements et nous allons maintenant entamer celui des signaux de sortie et de l'électronique associée au capteur.

En effet, selon les applications on souhaite disposer de signaux suivant fidèlement (ou linéairement) la valeur du champ à mesurer ou bien parfois, on souhaite disposer d'un effet de seuil pour permettre un déclenchement (relais...) ou bien encore d'une fréquence représentative de la variation du champ etc, etc.


Il va de soi que l'électronique "pure et dure" permet facilement de résoudre tous ces petits problèmes... mais pourquoi ne pas utiliser les caractéristiques des capteurs eux-mêmes si cela est directement possible.

Nous avons déjà évoqué les phénomènes de "flip" des capteurs qui seront alors bien utiles afin d'éviter une électronique parfois lourde et ennuyeuse selon les besoins spécifiques des applications.
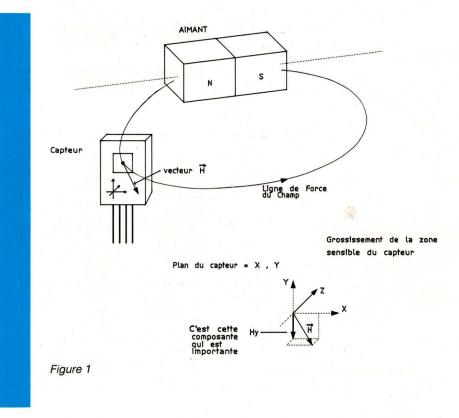
#### DES PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DES CAPTEURS MAGNÉTO-RÉSISTIFS KMZ...

La technologie utilisée pour réaliser ces capteurs leur donne des propriétés électriques très intéressantes afin de réaliser de nombreuses applications dans de nombreux domaines, à savoir :

- \* caractéristiques électriques :
- réponse linéaire
- fonctionnement du continu à plusieurs MHz
- tension d'offset très faible
- faible résistance de source
- grande sensibilité
- \* caractéristiques aux environnements (thermiques, mécaniques...):
- facilité de montage dans des environnements polluants



translation(s)	rotation(s)	
0	0	STATIQUE puis,
1	0	TRANSLATION puis,
0	1	ROTATION puis,
1	1	MOUVEMENT COMPLET

Figure 2

- faible sensibilité aux contraintes mécaniques
- pouvant fonctionner jusqu'à 150 °C
- parfaite étanchéité
- technologie en film métallique donc excellente stabilité des paramètres à long terme
- faible sensibilité aux interférences électriques

#### **DES APPLICATIONS**

Nous venons de vous mettre l'eau à la bouche en vous citant plusieurs fois le mot "application" sans vous en donner la teneur exacte. Nous allons maitenant réparer cette lacune.

Commençons tout d'abord par mettre un peu d'ordre dans les différentes familles d'applications que l'on peut envisager :

- des présences (ou leurs dérivées) :
- de champs magnétiques (quelconque ou terrestres)
- de courants électriques de toutes natures
- de matériaux magnétiques
- des proximités
- \* des positions

- \* des déplacements (et leurs dérivés)
- de forces ou de pressions consécutives à des déplacements
- \* des mesures de vitesses
- linéaires
- angulaires
- des accélérations

Evidemment il n'est pas interdit (voir recommander) d'effectuer un doux mélange du paragraphe précédent et de celui-ci afin d'obtenir entre autres "des mesures linéaires de déplacements angulaires" ou bien encore des "détections de positions ou de présence de matériaux"...

En un mot laissez libre cours à votre imagination !!!!!... et si par exemple vous aimer bricoler dans l'automobile, à vous les joies :

- des mesures d'angle de la pédale d'accélérateur
- des mesures d'angle du volet du carburateur
- des mesures de la position des cames de l'arbre du même nom

 des mesures de la vitesse exacte des roues pour réaliser des systèmes de freinage antibloquant (pour des maquettes de modèles réduits !!!!!).

 de réaliser un compas électronique pour ne pas vous perdre (en bon français commercial, vous ferez de la radio-navigation!).

- etc, etc...

Et maintenant commençons vraiment.

Ces capteurs sont de façon conceptuelle prévus pour mesurer un champ magnétique. En fait ils ne savent faire que cela. Alors puisque vous avez "récupéré" un petit aimant dont vous ne connaissez pas du tout les caractéristiques (à l'exception de son pôle nord que vous avez repéré à l'aide d'une boussole) nous allons tout d'abord le mesurer.

#### Mesure d'un champ magnétique à l'aide d'un KMZ 10 B (voir figures 3 et 4)

La figure 3 vous donne les variations de la tension mesurée aux bornes des broches du pont, sachant que le capteur a été alimenté sous une tension de 5 volts. Pour réaliser l'expérience il ne vous suffit que d'une alimentation et d'un multimètre électronique standard du commerce.

Evidemment vous ne récolterez que quelques dizaines de millivolts (2 à 3 % de la tension d'alimentation) et ces courbes doivent vous permettre de réviser tout le premier article que nous avons présenté dans la revue, à savoir que l'aimant et le capteur sont dans le même plan, que l'aimant dipolaire se déplace selon l'axe Hy afin de maintenir la composante Hx toujours sur l'axe Hx du capteur...

Si le cœur vous en dit, amusezvous à approcher l'aimant très près du capteur pour faire "flipper" la courbe. N'ayez pas peur, vous ne casserez rien et l'effet est réversible. Evidemment le fin du fin est de disposer d'un appareil de mesure à zéro central ou bien alors faites bien attention aux changements de polarité sur votre appareil.

Vous venez d'obtenir une relation directe entre un champ magnétique exprimé en kA/m et la tension de sortie du capteur en mV. Ceci est l'aspect optimiste de notre histoire.

Tous les grincheux vous diront qu'ils souhaitent disposer de Volts et de Gauss.

En vous rappellant une fois

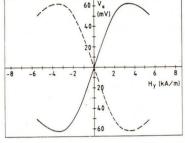


Figure 3

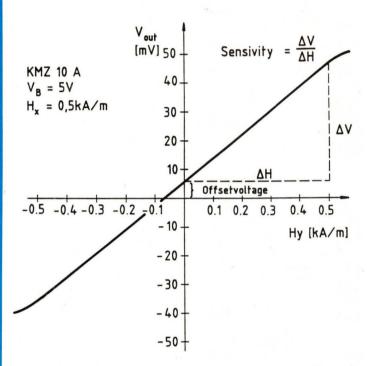


Figure 4

encore que dans l'air :

 $\overrightarrow{B} = \mu \cdot \overrightarrow{H}$  et que :  $\mu_0 = 4 \pi \cdot 10^{-7}$  Il vient alors deux relations d'équivalence qui sont :

1 mT est équivalent à 0,8 kA/m et.


1 kA/m est équivalent à 12,56 Gauss.

Petite calculette de poche et vous avez réinventé un Gauss-mètre!

Voilà pour les Gauss, maintenant attaquons nous aux Volts.

Il est vrai qu'il est plus sympathique de disposer de quelques volts que de quelques dizaines de μV. Au diable l'avarice nous mettrons un petit étage amplificateur de façon à assurer des compatibilités.

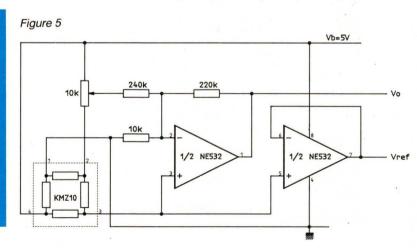Le montage de la figure 5 vous permet de réaliser un amplificateur dont l'unique mérite est d'amplifier! Par la suite nous vous donnerons des choses un peu plus sophistiquées (avec



compensation de température...) mais aujourd'hui le but est de pouvoir disposer d'une tension suffisamment importante pour visualiser un phénomène physique.

Ce circuit a un gain de l'ordre de 20 et la tension de sortie du capteur (+/- 50 mV) est amenée à une valeur d'environ +/- 1 V par rapport à la broche dite référence. De plus la tension d'offset du capteur de la figure peut-être corrigée à l'aide du potentiomètre de 10 k $\Omega$  indiqué sur la figure.


Nous venons de nous intéresser à une présence de champ magnétique. Examinons maintenant ce qui se produit lorsque celui-ci varie. Ceci arrive lorsqu'il y a déplacement soit du capteur soit de la source du champ (dans notre cas de figure un aimant permanent).

#### Mesure d'un déplacement linéaire

En fait lors de l'article précédent nous avions anticipé ce cas d'application pour vous permettre de comprendre l'essentiel du mécanisme de fonctionnement des capteurs aussi, chers lecteurs, nous vous renvoyons au numéro précédent pour de plus amples informations mais, maintenant que vous venez d'apprendre à caractériser votre aimant ceci est une chose plus facile puisque vous allez pouvoir trier vos aimants selon leur "force" et de ce fait vous allez pouvoir travos magnifiques petites courbes spécifiques selon vos propres souhaits d'applications.

La figure 6 vous donne un exemple de caractéristiques mesurées lors d'un déplacement linéaire, parallèle à l'axe Hx et à une distance D constante de cet axe, le tout sans aucun autre aimant dit de "compensation".

Bien sûr la courbe a l'allure d'un discriminateur du fait de son passage à zéro et vous laisse dès à présent entrevoir des applications où vous pourrez mettre des seuils afin de déclencher différentes actions. Peutêtre penserez-vous à effectuer un redressement double alter-nance pour vous libérer de sa (ses) partie(s) négatives lors de son déplacement ou des risques de "flip"... Vous voilà déjà en mesure de chasser les intrus lorsque des portes ou des fenêtres s'ouvrent mais aussi d'être capables d'en différencier le sens de pénétration (entrée ou sortie) selon la polarité du signal contrairement à des ampoules ILS (contact REED)...

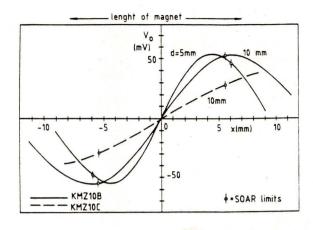

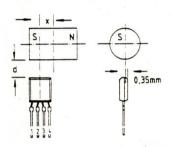


Figure 6

#### Remarque concernant la courbe :

Pour un déplacement de 5 mm, on obtient une d.d.p. aux bornes du pont d'environ 50 mV et, en employant l'amplificateur décrit ci-dessus on obtient 1 V soit 200 mV par mm soit 0,2 mV par micron. Avouons que cette dernière valeur est un peu faible mais qu'il est très raisonnable d'envisager de mesurer des valeurs de déplacements de l'ordre de 50 microns (10 mV).

# Mesure de pression à l'aide d'un déplacement

A titre documentaire, la figure 7 vous indique comment transformer une mesure de pression à l'aide d'un déplacement linéaire donnant une sensibilité d'environ 1 V par mm ou bien encore 1 mV par micron ce qui permet de mesurer facilement 10 µm.

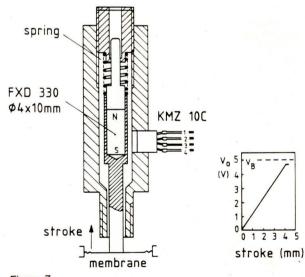


Figure 7

#### Mesure de présence de matériaux (ou d'objets) magnétiques en mouvement

Fréquemment on a besoin de détecter la présence d'objets ou de matériaux magnétiques pour des applications tant industrielles que domestiques.. (butée d'un déplacement de machine outil, .. position d'un verrou..).

La figure 8 vous donne un exemple de réalisation de montage pouvant satisfaire ce type d'application.

Pour la première fois not s'avons disposer un aimant supplémentaire sur le capteur. Pour ce faire, nous avons utilisé du FXD 100 de dimension  $8 \times 8 \times 4,35$  mm magnétisé à 30° comme on peut le remarquer sur la figure.

Pourquoi toutes ces complica-

En effectuant cela nous avons "pré-magnétisé" de manière particulière notre capteur à l'aide d'un champ complémentaire de façon d'une part à le rendre globalement insensible à son environnement immédiat et d'autre part le rendre sensible au passage volontaire d'une barre métallique se déplaçant selon l'axe Y.

En effet lors de son passage celle-ci perturbe profondément le champ produit par l'aimant car, étant donné qu'elle est constituée d'un matériau de bonne conductivité magnétique (fer...) elle présente une reluctance faible et concentre alors les lignes de forces du champ de l'aimant.


Toutes ces variations sont "senties" par le capteur qui nous en informe en délivrant un signal de sortie que donne la figure.

La courbe reflète ce qu'il y a dans l'espace à un endroit privilégié où la perturbation est maximale et c'est le point où le capteur se retrouve le plus démaqnétisé.

La forme caractéristique de la courbe est due au fait que les axes de la polarisation de l'aimant d'appoint et celui du déplacement de la barre ne sont pas orthogonaux.

En guise de conclusion de cette brève histoire nous pouvons écrire que nous avons donc créé un champ pour mieux le déformer selon notre désir.

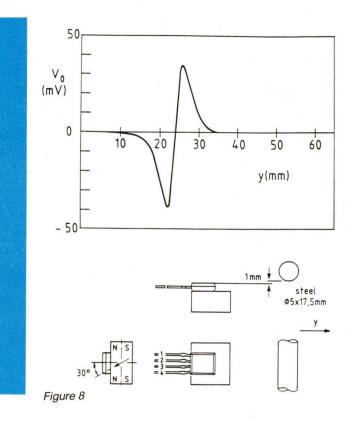Vous voici suffisamment armés pour pouvoir commencer à vous distraire d'une façon linéaire..., donc nous allons en profiter pour vous entraîner maintenant vers des sphères "angulaires" (et oui c'est rare mais il faut oser)...




#### Mesures angulaires

#### Méthode simple

L'exemple le plus simple est donné par la **figure 9**. On ne peut faire plus dépouillé.

Un aimant tournant sur luimême, dans un plan **parallèle** au plan du capteur X-Y, devant le capteur (ou l'inverse bien sûr). Pour autant que le montage soit simple, l'explication physique l'est un peu moins. En effet dès que l'aimant commence à tourner sur lui-même, son axe longitudinal Nord-Sud quitte son parallélisme avec l'axe X de l'aimant.

Du coup toutes les composantes Hx et Hy du champ produites vont participer (au prorata de la

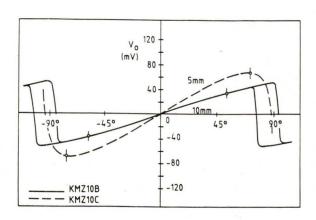

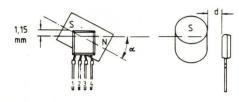


Figure 9

somme de leurs valeurs vectorielles) à l'information qui va être "ramassée" selon l'axe Y du capteur et qui permettra de délivrer une tension de sortie.

Les résultats obtenus sont donnés figure 9 pour un certain aimant qui par principe ne peut-être le vôtre. Aussi, fabriquez votre petit banc de test pour les aimants que vous souhaitez utiliser par la suite mais surtout ne soyez pas surpris du fait de ne pas pouvoir atteindre une rotation complète de 90° même avec de gentils aimants! Pourquoi? La réponse est simple ; Lorsque l'aimant a tourné de 90°, les composantes Hx et Hy ont été alors permutées et l'axe Nord-Sud est devenu parallèle à l'axe Y du capteur donc othogonal à son axe de mesure mais en phase avec l'axe X donc près à "flipper", ce que se fait un plaisir de faire le capteur!

Afin d'éviter cela il est raisonnable d'utiliser un tel montage pour mesurer de façon quasi-linéaire des angles de – 70° à + 70°.

#### Méthode un peu plus complexe

Dans ce cas nous collons un petit aimant auxiliaire sur le capteur et nous plaçons notre aimant tournant dans un plan perpenduculaire à celui du capteur (voir figure 10).

Les résultats sont tout à fait différents de ceux obtenus au paragraphe précédent car l'effet de "flip" dû à l'hystérésis du matériau a disparu du fait de l'orientation volontaire des lignes de force du champ de l'aimant par rapport à l'axe X du capteur.


Ceci permet de mesurer des angles dépassant 90° mais en revanche du fait de la non compensation en fonction de l'angle par l'aimant auxiliaire, la caractéristique de réponse n'est pas linéaire voir presque sinuosoïda-

Après cette première approche concernant les présences, déplacements linéaires et angulaires, nous allons maintenant vous donner quelques notions afin de récolter des signaux proportionnels à des vitesses ou des accélérations. Dans un prochain article nous vous donnerons, comme promis, des exemples de réalisations concrètes.

#### Mesures de vitesses

Différentes méthodes peuvent être envisagées pour mesurer des vitesses linéaires ou angulaires, citons par exemple :

- celles qui donnent des gran-

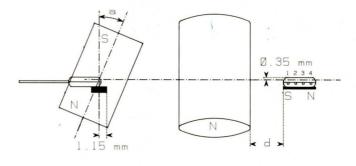

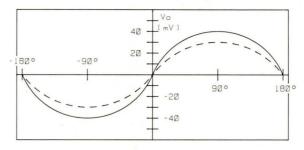


Figure 10

deurs proportionnelles

 celles qui donnent des signaux de nature différente mais faciles à utiliser électroniquement (fréquences par exemple...)

 et les éternels systèmes comportant des microcontrôleurs !!!

Les capteurs magnéto-résistifs se prètent bien à ces genres d'exercices.


Donnons deux exemples concrèts d'applications.

#### Mesure de la vitesse d'une roue dentée réalisée dans un matériau magnétique

Vous disposez par exemple d'un pignon monté à l'extrémité d'un petit moteur électrique dont vous voulez connaître le nombre de tours par minute (ou bien encore mesurer la vitesse de votre vélo!!...).

Le principe utilisé est très souvent le même. Créer soi-même un champ que l'on décide d'auto-perturber. Des fois il faut être un peu "maso" mais la vie est ainsi.

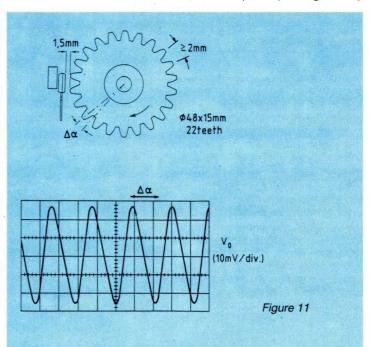Comme précédemment nous avons disposé un petit aimant sur notre capteur (voir **figure 11**)



afin de créer un champ connu et la roue dentée ne fait que moduler les lignes de force donc de moduler le champ parcourant le capteur donc la tension de sortie de celui-ci. Un bon oscilloscope vous donnera la forme d'onde indiquée sur la figure (du continu à quelques MHz si votre moteur tourne très vite!).

Assez blagué, vous avez obtenu un signal dont la fréquence est représentative de la vitesse angulaire. Un discriminateur ou un PLL et le tour est joué pour pouvoir détecter des vitesses particulières etc, etc.

Ceux qui ont des goûts musicaux peuvent réinventer le principe des roues phoniques des orgues "HAMMOND" si le cœur leur en dit en utilisant le signal directe-

Vous allez nous dire que tout cela est bien gentil mais que tout dans notre environnement quotidien n'est pas forcément magnétique et vous aurez parfaitement raison.

Pour cela d'autres ruses existent à l'aide des courants induits.

#### Mesures de vitesses angulaires de matériaux métalliques non magnétiques

Prenons par exemple un disque de cuivre plein (voir figure 12) que nous mettons en rotation comme nous l'avons fait précédemment.


Non seulement il n'a pas de dent pour déformer le champ mais en plus on ne peut pas dire que le particulièrement soit magnétique du moins à nos températures ordinaires.

Or lorsqu'une masse métallique se déplace dans un champ magnétique il s'y crée un courant (produisant échauffement...) bien connu sous le nom de courant de Foucault (ou in English eddy-current) qui euxmêmes produisent un champ qui va perturber (pas beaucoup mais suffisamment) celui qui l'a créé. Il suffit donc de créer à l'aide d'un aimant un champ initial et nous saurons détecter ces petites variations de champ.

Examinons maitenant les résultats obtenus.

Plus la roue tourne vite, plus la (continue cette fois-ci) augmente et, summum de l'histoire, elle change de polarité avec le sens de rotation ce qui n'était pas le cas dans l'exemple précédent.

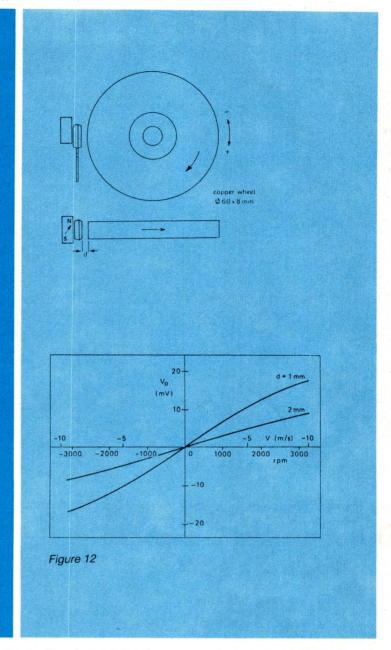Nous vous l'avions dit : le luxe ! Vous voici à la tête d'un tachimètre bon marché qui ne nécessite



même pas d'avoir une roue dentée avec un nombre de dents bien particulier.

Evidemment si en plus vous collez un ou deux petits aimants sur la périphérie du disque pour réaliser des marqueurs vous pouvez régler l'allumage de votre voiture...

Peut-être avez-vous remarqué que nous avons écrit qu'un certain courant provoque un champ. Ce phénomène est bien connu. Ce qui veut dire que notre capteur est aussi capable de détecter et de mesurer des courants électriques.

Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour savoir comment le bonhomme d'Ampère va apprécier nos capteurs et nous commencerons à vous présenter nos réalisations. A bientôt.

**Dominique Paret.** 

#### la puissance à votre portée

### MAINE INFORMATIQUE

#### CARTE EXTENSION MEMOIRE POUR PC/AT (16 BITS) **BOCA RAM AT PLUS**

Livrée équipée de 2 méga de mémoire extensible à 8 méga, compatibilitée totale avec la norme EMS LIM 3.2 et 4.0, (Driver fournis), fonctionne avec tous les logiciels (Lotus 1-2-3 Windows, Desqview). Support Dos et Os/2. Etend la mémoire conventionnelle de 512 k à 640 k.

Driver pour Ramdisk et Mémoire tampon imprimante.

Carte équipée de deux méga 2450 F HT Le méga supplémentaire

Existe aussi pour XT (8 bits)

#### Carte pour PS2 BUS MCA

Carte équipée de 2 Mégas pour 50/60 2950 F HT Carte équipée de 2 Mégas pour 50Z 2950 F HT Carte série poarallèle BUS MCA 1850 F HT

#### CARTES D'EXTENSIONS POUR IMPRIMANTES LASER CANON LBP 8 II ET HP LASER SERIE II ET IIP.

CARTE MEMOIRE EQUIPEE DE 2 MEGA 2950 F HT CARTE MEMOIRE EQUIPEE DE 4 MEGA 4750 F HT

#### **DÉPASSER LA BARRE DES 640 KO/DOS**

Notre CARTE MÉMOIRE, permet de gagner jusqu'à 136 Ko. de mémoire vive. Livré avec driver d'installation et disquettes de diagnostique.

LA CARTE COMPLETE

2100 F HT

850 F HT

#### **COPROCESSEURS**

- Coprocesseurs totalement compatible pin à pin avec INTEL
- 2/4 plus rapide
- Architecture haute performance sur 80 bits
- Très faible consommation
- Autonomie prolongé pour les micro-ordinateurs portables grace à une fonction de veille

#### COPROCESSEURS DE I.I. TECHNOLOGY

coprocesseur arithmétique 2 fois plus rapide 2C87-8 MHZ 2C87-10 MHZ

1590 HT

2C87-12 MHZ

1790 HT

2100 F HT

#### FASMATH 83D87 de Cyrix, coprocesseur arithmétique

actuellement le plus rapide (4fois)

20 MHZ

25 MHZ

**33 MHZ** 

3600 HT

4500 HT

5500 F HT

#### MAINE INFORMATIQUE

118 Ave du maine 75014 PARIS Tél.: 42 79 94 27 - Fax.: 42 79 94 09

### **EMULATION 8051**

# EMUL51 - PC

Supportent les microcontrôleurs de AMD, DALLAS, INTEL, MHS, OKI, PHILIPS, SIEMENS



- EMULATEUR SUR PC
- DEBOGUEUR LANGAGE HAUT NIVEAU C51 ET PLM51
- TRACE 16 K × 48 BIT
- ANALYSEUR DE PERFORMANCE DE PROGRAMME
- VERSION INTEGREE PC-XT/AT OU BOITIER SERIE



## 30C51, 80C52, 37C51,87C51FA 87C51,87C51FA, 87C152,DS5000, 80C451, 80C452, 80532, 80C535, 80C537, 80C652, 83C652, 80C552

3051 8052

83C552, 83C751. 37C751, 80C517

#### **EMULATIONS**

Antélia 4 Burospace - Chemin de Gizy 91571 BIEVRES CEDEX - FRANCE TEL.: (1) 69.41.28.01 - TELEX 603 762 F - TELECOPIE (1) 60.19.29.50

#### COMPOSANTS POUR MONTAGE EN SURFACE 26, quai des Carrières 94220 CHARENTON 200, av. Berthelot M 69007 LYON S Tél.: (1) 43.78.58.33 Fax: 43.53.23.01 Tél.: 72 73 01 57 C Fax: 78.69.24.83 M 74 HCT 166 74 HCT 173 74 HCT 174 74 HCT 175 74 HCT 191 74 HCT 190 74 HCT 192 74 HCT 193 74 HCT 194 74 HCT 195 74 HCT 194 74 HCT 195 74 HCT 240 74 HCT 240 74 HCT 241 74 HCT 241 74 HCT 251 74 HCT 251 74 HCT 257 75 HCT 75 4028 7 4030 4 4040 HC 24 4041 4 4041 4 4041 4 4041 4 4041 4 4041 4 4041 4 4041 4 4041 4 4041 4 4041 4 4051 5 4 4051 4 4051 5 7 7,50 7,50 4,50 9,00 4,00 6,00 7,00 6,00 4,80 5,00 12,00 12,00 12,00 5,00 3,00 7,00 7,00 7,00 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 10,00 11,00 10, Equivalen 2N2222A 2N2907A BFR91A BD140 ... BD139 ... BC557 ... BS170 ... BC516 ... BC517 ... 2N2369 C S BSR14 BSR16 BFR93 BCX53 BCX56 BC847 BC857 BMBF170 4081 4093 4098 4516 4517 4518 4520 4528 M 1 C M 1 C S 2,00 M NSATEU S C 100 nF à 330 nF 1 mF à 330 mF ... M LINÉAIRES C S M 1 S C MÉMOIRES M 37.00 RÉSISTANCES C S **AJUSTABLES** M ZENERS ne à braser EFD en C e 6 cc ...... Ø 0,33 ou Ø 0,5 LEDS M SELFS C S nt toute la gamme de M CIRCUITS INTÉGRI 2,50 2,50 4,50 6,50 5,80 CONDO VARIABLES S C M CMS-CMS CMS-CMS-CMS-CMS

# Les DM 250 et 253 **TEKTRONIX**

Depuis quelques mois nous assistons à une véritable éclosion de multimètres de poing. Même TEKTRONIX, marque réputée s'il est pour ses appareils de mesure sophistiqués, notamment en oscilloscopie, et qui jusqu'à présent avait délaissé ce créneau, se jette dans la mêlée et nous propose les DM 250 et DM 253. Il s'agit d'un multimètre et d'un testeur de composants hors circuit, tous deux 2 000 points LCD, qui viennent donc compléter par le bas, la gamme déjà très riche d'appareils "TEKTRO" réservée au test et à la maintenance.





La vocation de ces appareils n'est d'ailleurs certainement pas étrangère au choix de la couleur de leur coffret : un jaune d'or lumineux qui se voit de très loin. Le DM 250 est donc un multimètre de poing à sélection automatique de gamme (autoranging) sauf pour les calibres d'intensité. Ces derniers sont protégés par un fusible HPC hormis le 10 A car le fusible, aux fortes intensités, présenterait une résistance non négligeable.

Le choix des fonctions: tensions, test diode, test de continuité avec beeper, résistances, intensités, s'opère par le truchement d'un unique sélecteur rotatif doté, particularité intéressante, de deux positions "OFF" de part et d'autre.

Cette disposition permet d'éviter le retour par toutes les fonctions intermédiaires pour éteindre l'appareil lorsque par exemple l'utilisateur se sert de la fonction ampèremètre : non seulement la durée de vie des contacts s'en trouve augmentée mais aussi on évite de la sorte d'éventuelles fausses "manips".

Le DM 250 dispose par ailleurs

de quatre touches de commandes supplémentaires placées sous l'afficheur dont les rôles sont les suivants :

une touche AC/DC  $-\Omega/Lo\Omega$ Celle-ci en position tension ou intensité permet le passage en cointinu ou en alternatif (non RMS vrai). Ou, en position résistance, autorise le choix de la chute de tension maximum occasionnée par le courant de test (450 mV max. en Lo $\Omega$  et 900 mV max. en Ω).

– Une touche "Hold"

laquelle on peut figer un résultat

de mesure (maintien).

Une touche - MÉM qui, activée, mémorise les deux derniers chiffres et les retranche des résultats de conversion suivants. Ceci est intéressant pour retrancher un "offset" fixe dû par exemple en mesure de résistance, à la longueur des cordons.

Une touche RANGE qui déverrouille l'automatisme de sélection lorsqu'on veut commuter les gammes en manuel, ce qui se conçoit lorsqu'on est en fin de calibre pour garder la meilleure résolution.

Toutes ces touches sont du type

bistable et leur position est rap-pelé par des "drapeaux" sur l'af-ficheur à cristaux liquides très complet.

Ce dernier outre ces drapeaux et l'affichage de l'unité de mesure, offre une autre particularité : le résultat apparait en chiffres et sur un bargraph. Ceci est désormais classique, direz-vous, oui, mais ce bargraph est en arc de cercle rappelant les bons vieux appareils à aiguille. Cette disposition est certainement plus "causante" pour tous les nostal-giques de l'analogique.

Détail qui a son importance aussi pour le confort d'utilisation : le DM 250 possède deux ergots escamotables disposés de part et d'autre du coffret, dont le rôle est dévolu au maintien des cordons de mesure le long de l'appareil. Cette petite astuce permet d'effectuer dans certains cas les relevés d'une seule main ou encore de bloquer le commun en position et ainsi de pouvoir plus facilement déplacer l'autre pointe de touche tout en faisant varier un paramètre dans le circuit.

Enfin précisons que ce multimètre est antichocs et étanche au ruissellement (non à l'immersion).

On peut dès lors le laisser tomber de hauteur d'homme dans une flaque d'eau sans domma-

Avouons que c'est bien pratique en extérieur.

Enfin il s'éteint automatiquement au bout d'environ 1/2 heure (Auto Power Off).

Le testeur DM 253, bien qu'exploitant le même coffret, ne présente pas ces avantages qui sont, il est vrai, beaucoup moins nécessaires sur ce genre d'appareil. En effet le contrôle des composants hors circuit ne peut se faire qu'appareil stabilisé dans

#### Caractéristiques électriques du testeur DM 253

Les précisions sont libellées en % de la lecture plus un nombre de chiffres (digit le moins significatif) pour une température de 23 °C ± 5 °C et une humidité relative de 75 %.

#### Test de capacités

9 gammes (200 pF, 2 nF, 20 nF, 200 nF, 2  $\mu$ F, 200  $\mu$ F, 2 000  $\mu$ F, 20 000  $\mu$ F)

précision: 200 pF

 $\pm$  (0,5 % lect. + 1 dgt + 0,5 pF)

 $2 \text{ nF} - 200 \mu\text{F} \pm (0.5 \% \text{ lect.} + 1 \text{ dgt})$ 2 000 µF  $\pm$  (0,5 % lect. + 1 dgt) 20 000 uF  $\pm$  (0.5 % lect. + 1 dqt)

Tension d'essai: 3.2 V max.

Protection: fusible 0,25 A, 250 V Ajustement: ± 20 pF, minimum

#### Test de résistances

6 gammes:  $(200 \Omega, 2 k\Omega, 20 k\Omega, 200 k\Omega, 2 M\Omega, 20 M\Omega)$ Précision: 200 Ω  $\pm$  (0,5 % lect. + 4 dgts)

 $2 k\Omega \sim 2 M\Omega$  $\pm$  (0,5 % lect. + 1 dgt) 20 MΩ  $\pm$  (2 % lect. + 1 dgt)

Protection envers les surcharges : 500 V DC ou ACRMS max.

#### Test des transistors, gain et courant de fuite

hFE de 0 à 1 000 pour les PNP et NPN.

courant de base : ~ 10 μA  $\approx 3 \text{ V}$ VCE: ICEO : 10 nA à 20 μA

#### Test diodes

La valeur affichée est la chute de tension directe courant direct d'essai : ≈ 1 mA Tension de circuit ouvert : ≈ 3,2 V max.

#### **Test de LED**

Tension d'essai: 3,2 V max.

courant direct d'essai : 2 gammes, 2 mA et 10 mA

Diode allumée, la valeur affichée correspond à la chute de tension directe.

#### Test des piles et batteries

Postion 9 V: courant de décharge ~ 15 mA.

Position 1,5 V (types AA, C ou D): courant de décharge:  $\approx$  150 mA.

Position 1,55 V type bouton : courant ≈ 0,8 mA.

La valeur affichée correspond à la F.e.m. diminuée de la chute de tension dans la résistance interne provoquée par le courant de décharge.

#### **Test des thyristors**

Test bon-mauvais en deux passes.

Affichage 0 puis 1 correspondant à l'état. "ON" puis à l'état "OFF" du thyristor en état de fonctionnement.



Figure 1

des conditions bien précises. De ce fait les risques de chute ou d'aspersion sont nettement moindres.

Comme le précise le tableau de la figure 1, le 253 offre six types de fonctions différentes en test et mesure.

Il est doté d'un capacimètre 9 gammes, de 200 pF à 20 000µF pleine échelle, d'une fonction test de piles en charge pour les formats et couples les plus usités dans les appareils électroniques à savoir :

- 9 V (avec un débit de 15 mA)
- 1,55 V (sous 0,8 mA)
- 1,5 V (150 mA)

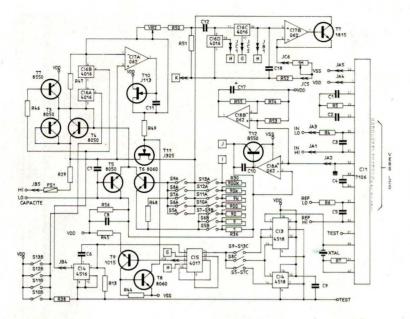


Figure 2

Les courants de décharge choisis l'ont été en fonction des capacités moyennes respectives des différentes piles et batteries. On peut évidemment contrôler par exemple une pile de couple 1,35 V sur le "calibre" 1,55 V - 0,8 mA, puisque l'appareil se borne à mesurer la tension en charge. Ce qui importe, c'est le bon choix du courant qu'on fera débiter à l'élément.

On dispose aussi du contrôle des diodes, des LED - sous deux intensités de polarisation en direct: 2 et 10 mA -, des résistances en six gammes de 200  $\Omega$ à 20 M $\Omega$  et enfin du test des transistors et des thyristors.

Dans ce dernier cas l'appareil permet avec cinq calibres de mesurer le gain statique (hFE) des PNP, NPN, le courant de fuite (très intéressant) des PNP, NPN et des diodes (Iceo) et enfin simplement de contrôler le statut (bon ou mauvais) d'un thyristor.

Les connexions avec les composants à l'essai se font soit par l'intermédiaire d'un jeu de cordons terminés par pinces croco-diles soit par enfichage direct dans les orifices menagés à cet effet pour les condensateurs d'une part et pour les composants actifs d'autre part.

Le connecteur réservé aux actifs est astucieusement constitué de quatre plots en ligne autorisant toutes les combinaisons possibles de brochages des transistors et thyristors.

Petite ombre au tableau, la mesure du hFE ne s'effectue qu'avec un seul courant de base, avec certains types de transistors (moyenne puissance notamment) on n'obtiendra pas le hFE optimum.

En fait il s'agit plus de délimiter un domaine de validité (idem pour le courant de fuite) que de procéder à une véritable mesure du hFE qui ne peut se concevoir qu'avec un traceur de caractéristiques.

Par contre nous avons été très agréablement surpris par le capacimètre qui affiche (en prenant des condensateurs étalon) la valeur avec une remarquable justesse. Au départ nous doutions de l'intérêt réel d'un calibre 200 pF sur un 2 000 points ; une sert-elle résolution de 0,1 pF vraiment?

Nous pouvons répondre par la positive. Pour les faibles valeurs de capacité, on obtient une meilleure précision, ce d'autant que le système de compensation de zéro (zéro adj.) est très efficace.

Ce dernier réglable dans une plage avoisinant ± 20 pF permettra en outre de compenser la capacité répartie des câbles si l'on exploite le port d'entrée à douilles.

Bien que protégé par un fusible 0,25 A et supportant des tensions de 50 V, il est conseillé de décharger les condensateurs avant de les mesurer.

C'est particulièrement vrai pour les électrochimiques qui de plus sont polarisés, l'entrée du capacimètre aussi!

#### Conception

Le DM 250 est élaboré autour du maintenant classique convertisseur Télédyne TSC 818 qui intègre même les commutateurs, la commande de beeper et quasiment toutes les fonctions. Seule commande d'affichage est réalisée conjointement avec un autre circuit. Une haute intégration qui diminue le nombre d'éléments, facilite la maitenance et augmente la fiabilité.

Le testeur DM 253 fait appel quant à lui à l'ICL 7106 (Intersil, Maxim) dont nous avons parlé à diverses reprises dans colonnes.

Ce circuit pour la commande d'affichage ne nécessite que l'adjonction de portes "ou" exclusif.

La partie du schéma la plus intéressante, détaillée à la figure 2, concerne le capacimètre. Celuici procède par mesure d'impédance équivalente et emploie une circuiterie assez élaborée. Les signaux alternatifs nécessaires au système sont dérivés de la base de temps du convertisseur (à quartz) par division (4518, 4017, 4516) de fréquence à module variable.

Le condensateur à mesurer est soumis à un courant issu d'un générateur de courant à fréquence variable.

On mesure alors une tension issue d'un diviseur positionné de façon adéquate selon la gamme, est proportionnelle aui au de module l'impédance du condensateur.

Cette méthode présente l'avantage de rester valable pour une très grande plage de valeurs de condensateurs.

Toutes les autres fonctions ne mettent en œuvre que l'ICL 7106 en tant que composant actif.

#### Construction

Les deux appareils exploite le même coffret (même moule) constitué de deux demi-coquiles s'encastrant l'une dans l'autre. La partie supérieure (qui supporte le rotacteur) peut recevoir ou non un joint torique sur tout son pourtour au fond de la gorge d'encastrement. Ce dernier assure l'étanchéité.

## GAGNEZ DE L'ARGENT AVEC VOTRE C.A.O.



# 9 LOGICIELS\* POUR LA CONCEPTION ET LA FABRICATION DES CIRCUITS IMPRIMES

\*SELECTIONNES PAR CIF

# DE 660 à 40.000 francs sur MAC ou sur PC et compatibles.

Des langages simples, avec documentation et notices en français, pour des programmes de schématique, d'implantation, de routage, de simulation, de nomenclature, et des bases de données.

Documentation sur demande



11, rue Charles-Michels 92220 BAGNEUX Service R.P. Télex: 631 446 F

Fax: 16 (1) 45 47 16 14 Tél.: 16 (1) 45 47 48 00



Le carénage plastique assure la protection de l'afficheur LCD.

Rien à redire sur le reste de la construction qui est de bonne facture, réalisée avec des composants de qualité et correspond aux normes en vigueur.


#### Conclusion

Eu égard à leur prix : moins de mille francs (HT) et moins de neuf cents francs (HT) respectivement pour les DM 250 et le DM 253, ces deux appareils sont en bonne situation sur le marché actuel. Le DM 250 offre quelques astuces comme les deux positions "OFF", les ergots de maintien des cordons de mesure escamotables, le bargraph LCD style galvanomètre, qui le démarquent un peu des produits concurrents qui, il faut bien le dire, sont par ailleurs de conception et de facture similaires.

Le DM 253 sera un précieux outil en contrôle (maintenance) ou en test.

Nous avons apprécié son capacimètre particulièrement juste, la possibilité d'évaluer les courants de fuite des jonctions et le test en charge des batteries.

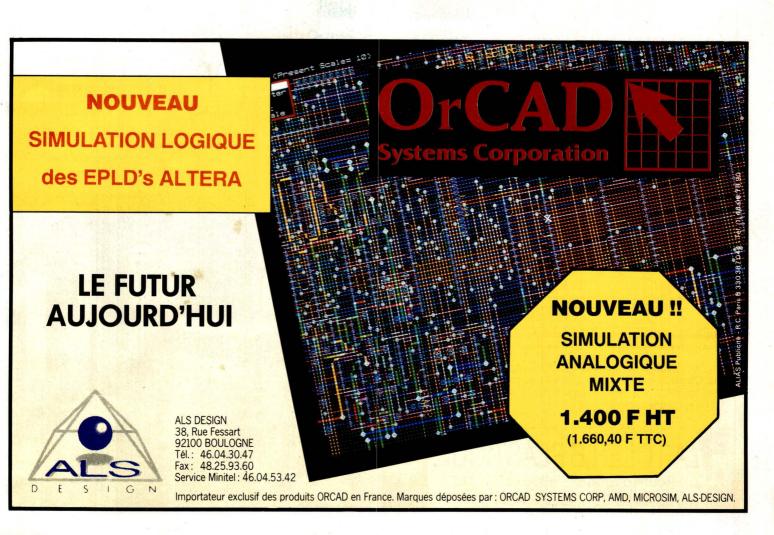Nous avons bien affaire à des TEKTRONIX, marque dont le soucis premier a toujours été de faciliter les mesures et de présenter des appareils parfaitement adaptés aux besoins auxquel ils doivent répondre.






Tél.: 54.37.09.80

Fax: 54.37.22.76

ADRESSE .....

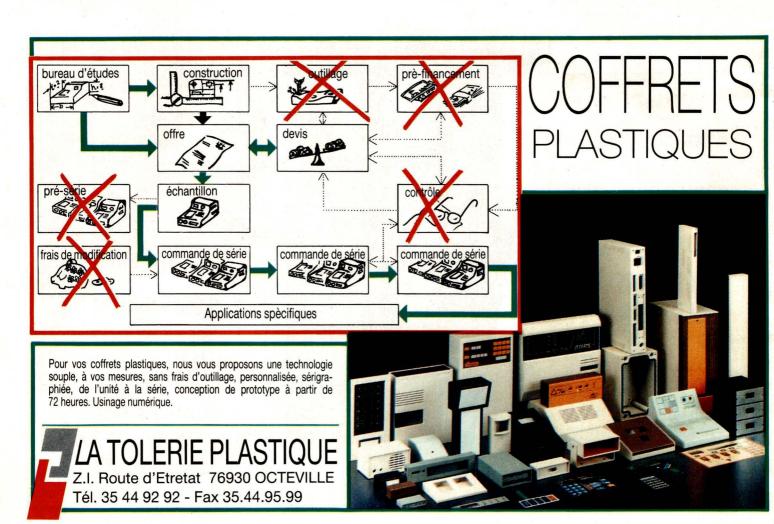





- Bande passante DC à 20 MHz (- 3 dB)
   Sensibilité 5 mV/Div.
   Tension post accélération 2 kV.
   Impédance d'entrée 1 MΩ.
- Temps de Montée 17,5 ns.

  Synchronisation et mode multiples.

  Mode d'emploi en français

avec schémas .

#### THERMOMETRE 303 K



Thermomè-tre digital 3 di-gits 1/2. Avec sonde thermo-couple K. Mesure de – 50° à + 1300° C Résolution 0,1° C et 1º C. Précision 0,2 %. Deux lectures ° C et ° F. Dim. : 130 x 72 x 83 mm

#### FREQUENCEMETRE 8100 A



Fréquencemètre de 1 Hz à 1000 MHz. Sensibi-LED à 8 digits. Mesure de fréquences, périodemètre, totalisateur et contrôle interne.

#### **MULTIMETRE 9020**



Multimètre digital 20.000 points à mémoire. Tension continue : calibre de 200 mV/1000 V. Résolution de 10 μV/100 mV. Protection max : 1000 V AC/DC crête. Tension alternative : calibre - 200 mV/750 V. Résolution 10 μV/100 mV. Courant AC/DC. 2 mA/10 A. Résistance 200 Ω/20 MΩ. Test continuité. Test diode.

AC des peupliers - 27, rue des Peupliers - BAT A 92000 NANTERRE - Fax : (1) 47.81.49.16 Documentation sur demande. Joindre 3 timbre à 2,20 F.

#### **GENERATEUR** de **FONCTIONS G-205**



Générateur de fonctions de 0,2 Hz à 2 MHz en 7 calibres. Sinus, Triangle, Carré, TTL. Impulsion rampe. Sinusoide étalée. Entrée VCF. Générateur d'impulsions. Générateur à balayage.

#### MINI GENERATEUR de






Générateur por-table de 20 Hz à 150 kHz échelon-nées en 46 fréquences fixes. Sinus et carré. Atténuateur 20 dB. Taux de dis-torsion à 15 kHz: 0,05 % à 150 kHz: 0,3 %. Dim.: 150 x 82 x 21 mm
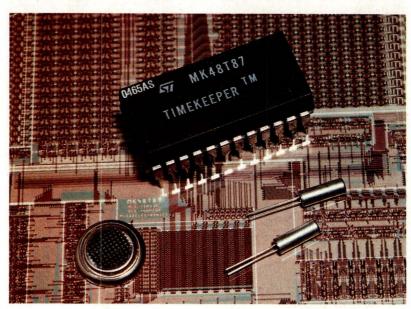
# Les mémoires

Composants de plus en plus « stratégiques », les mémoires sont indispensables dans de nombreux domaines de l'électronique, d'ailleurs nullement limités à l'informatique. L'amélioration des technologies de fabrication et l'explosion de la demande ont entraîné une baisse des prix, une augmentation des capacités et des innovations qui rendent possibles des applications inenvisageables il y a seulement quelques années.



#### LE VOCABULAIRE

Les différentes familles de mémoires sont couramment identifiées par des sigles d'origine anglaise, dont il est important de bien connaître la signification.

Distinguons tout d'abord les « mémoires vives », dans lesquelles on peut indifféremment écrire ou lire mais qui perdent leur contenu dès la coupure de leur alimentation, des « mémoires mortes » dont le contenu est plus ou moins définitivement figé, et que l'on utilise essentiellement en lecture.

Les mémoires vives (MEV) sont volontiers appelées « RAM » (Random Access Memories) tandis que les mémoires mortes (MEM) sont souvent nommées « ROM » (Read Only Memories).

Les RAM elles-mêmes se classent en deux catégories : les RAM dynamiques (DRAM) et les RAM statiques (SRAM). Nettement plus simples à produire, les DRAM atteignent des capacités dépassant le mégabit tout en coûtant beaucoup moins cher que les SRAM. En revanche, elles nécessitent un « rafraîchissement » permanent des données qu'elles contiennent, ce qui complique notablement leur mise en œuvre.

Les DRAM sont donc surtout utilisées dans les mémoires d'ordinateurs, mais pas uniquement.

Du côté des ROM, il faut distinguer les mémoires mortes programmables une seule fois des mémoires reprogrammables après effacement.

Appartiennent à la première catégorie les ROM « masquées », dont le contenu est fixé dès la phase de fabrication en série, et les PROM (Programmable ROM) « à fusibles » que l'utilisateur peut programmer luimême mais de façon irréversi-

Les plus connues des mémoires reprogrammables sont les (Erasable PROM), EPROM effaçables aux ultra-violets et reprogrammables des centaines de fois, mais qui existent désormais en version « OTP » (One Time Programmable): dépourvues de fenêtre d'effacement et donc présentées en boîtier plastique économique, ces EPROM sont ineffaçables et donc programmables en une seule fois.

Effaçables de façon purement électrique et parfois même « transparente » pour l'utilisateur, les EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM) et EAROM (Electrically Alterable ROM) offrent des alternatives intéressantes lorsque de fréquentes modifications sont nécessaires.

A mi-chemin entre les RAM et les ROM, les RAM CMOS à pile lithium incorporée méritent une mention à part : pouvant être écrites comme des RAM puis traitées comme des ROM, elles



28 27 2 26 24 25 24 23 22 21 20 3 🗆 40 A6 A8 50 A5 A9 6□ 7 АЗ "BYTEWIDE" 8 A2 90 A1 | 19 | 18 | 17 10 🗆 AO D7 11 🗆 D0 **D6** 12 🗆 D1 D5 16 15 13 13 🗆 D2 D4 14 🗆 GND D3

Figure 1



Figure 2

sont généralement considérées comme plus performantes que les EEPROM. Elles constituent en tout cas des outils extrêmement commodes pour les tâches de développement et de mise au point.

Dans la suite de cet article, nous allons nous intéresser successivement aux diverses catégories de SRAM et de PROM, les plus riches d'applications.

#### LA NORME « BYTEWIDE »

L'une des principales caractéristiques d'une mémoire, quel qu'en soit le type, est son « organisation »: une mémoire de 64 k-bits, par exemple, peut être organisée en 65536 mots d'un seul bit, en 8192 mots de huit bits, en 16384 mots de quatre bits, etc. (rappelons en effet qu'un « k » vaut 1024).

Pour pouvoir exploiter 8 k-mots de huit bits, il faut en principe treize lignes d'adresse (8192 étant équivalent à deux puissance treize), et huit lignes de données.

Dans le cas de 65536 mots d'un bit, par contre, une seule ligne de données suffit mais il faut seize lignes d'adresse.

Le travail sur des mots de huit bits (octets ou « bytes ») étant le cas le plus courant, une norme a été définie pour harmoniser les brochages des principaux types de mémoires organisées de cette façon. Très logiquement baptisée « BYTEWIDE », elle autorise dans la plupart des cas l'interchangeabilité sur un même support de RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, EAPROM de diverses capacités.

La **figure 1** indique l'affectation des numéros de broches pour les boîtiers à 24 et 28 pattes correspondant aux différentes capacités possibles, car on peut même monter une mémoire à 24 broches sur un support à 28 contacts!

L'emplacement des broches D0 à D7, A0 à A9, et masse est commun à toutes les mémoires BYTEWIDE. L'affectation des broches restantes quelques dépend pour sa part des capacités et des types.

#### Les SRAM (RAM statiques)

Une RAM statique utilise, pour chacun de ses bits, l'équivalent d'une bascule dont la figure 2 rappelle le principe ; tant que la tension d'alimentation reste présente, la bascule demeure dans l'un de ses deux états stables possibles, correspondant respectivement à 1 et à 0. La figure 3 définit le brochage « BYTE-

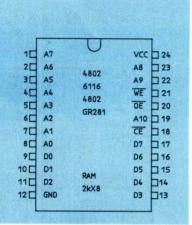


Figure 3

WIDE » d'une SRAM de 2 koctets : en plus de la masse, des huit lignes de données et des onze lignes d'adresse, on remarque une broche d'alimentation Vcc (+5V) et trois lignes de commande

/WE (WRITE ENABLE barre) dont la mise à zéro déclenché l'écriture des données présentes sur les lignes D0 à D7 dans l'adresse appliquée aux

lignes A0 à A10. /OE (OUTPUT ENABLE barre) dont la mise à zéro déclenche la lecture des données présentes à l'adresse appliquée aux lignes A0 à A10 : ces données sont alors disponibles sur les lignes D0 à D7, qui gardent un état « haute impédance » tant que /OE est au niveau haut.

- /CE (CHIP ENABLE barre) parfois appelée /CS (CHIP SELECT barre), qui sélectionne le boîtier lorsqu'on lui applique un niveau bas.

Pour écrire en mémoire, il faut donc porter à la fois /CE et /WE à zéro, tandis que pour lire, il faut mettre à la fois /CE et /OE à

Le bon usage de ces trois lignes permet d'éviter tout « conflit de bus » dans les systèmes à plusieurs boîtiers, même com-plexes, grâce à des circuits de « décodage » appropriés.

Sous ce même brochage, on peut trouver des SRAM technologiquement fort différentes : NMOS (4802), CMOS à faible consommation (6116), CMOS sauvegardée par pile au lithium incorporée (ZEROPOWER MK

48Z02 de SGS-THOMSON, ou GR 281 de GREENWICH INS-TRUMENTS disponible chez VEROSPEED).

La figure 4 montre comment l'ajout de deux broches permet de passer à une capacité de 8 koctets (CMOS 6264, ZEROPO-WER 48Z08, ou GR 881). Deux lignes de sélection (/CE1 et CE2) facilitent la conception du circuit de décodage : le boîtier ne sera sélectionné que si /CE1 est à zéro et CE2 simultanément

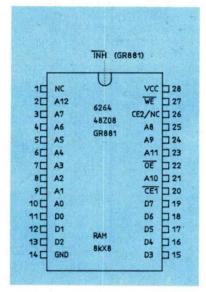


Figure 4

Bien entendu, la norme BYTE-WIDE autorise des capacités supérieures, notamment en faisant appel à la broche 1, et en abandonnant la seconde broche de sélection.

La mémoire à pile GR 881 possède pour sa part un contact supplémentaire ne faisant pas partie des 28 broches normalisées: /INH. Inhibant l'écriture, cette entrée permet la protection totale des données de la RAM par simple mise à la

Une telle inhibition d'écriture est d'ailleurs automatique sur toutes les mémoires à pile, dès que la tension d'alimentation tombe au-dessous d'un certain seuil (4,2 à 4,75 V pour les ZEROPO-WER, par exemple).

Ces mémoires à pile peuvent donc être débrochées et transférées d'un système à l'autre sans perte d'information!

Citons enfin les RAM « pseudostatiques » qui sont en fait des RAM dynamiques à circuit de rafraîchissement incorporé; leur

brochage et leur utilisation les rendent tout à fait semblables à de véritables SRAM.

#### L'ECONORAM de DALLAS

Parmi toutes les variétés de RAM, l'EconoRAM DS 2222 de DALLAS SEMICONDUCTOR est un produit particulièrement original puisqu'il s'agit d'une SRAM de 256 bits présentée dans un boîtier de transistor à trois pattes (TO 92)!

A part les deux inévitables connexions d'alimentation, un seul fil assure donc le transit des adresses. données et des moyennant un « protocole » de communication très particulier.

L'état de repos de la ligne de données est le niveau haut, pourvu que cet état soit stable depuis au moins 1 µs. Toute transistion négative marque le début d'un cycle devant durer au moins 60 µs, et dont le contenu fixe l'action entreprise : écriture d'un 1 ou d'un 0, lecture, transmission d'une instruction.

L'adresse accédée s'incrémente automatiquement, ce qui fait qu'avant de pouvoir revenir au début il faut « balayer » les 256 adresses possibles.

En fait, chaque « transaction » avec la mémoire occupe 264 bits: 8 pour l'instruction, puis 256 pour les données lues ou écrites.


Les échanges sont cependant rapides, puisque le débit d'information peut facilement atteindre 100 k-bits par seconde.

La consommation est par ailleurs insignifiante puisqu'elle se chiffre en nanoampères au repos, et à une charge de 129 picocoulombs par bit transmis. II est donc parfaitement envisageable d'alimenter l'EconoRAM sur une simple pile au lithium pendant fort longtemps, conférant ainsi un caractère « non-volatil » capable de l'apparenter **EAROM** aux EEPROM que nous étudierons plus loin.

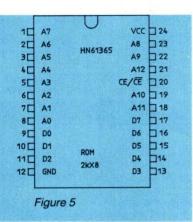
#### Les ROM et les PROM

Une ROM « masquée » est chargée de son contenu au cours de la fabrication proprement dite du circuit intégré, grâce à un « masque » spécifique. Cette technique ne peut évidemment s'appliquer qu'à de grandes séries du fait des frais initiaux très élevés.

Le brochage de ces mémoires est extrêmement simple, puisque la seule opération possible est la lecture : la figure 5 indique



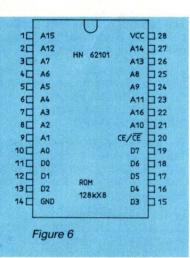celui d'une telle ROM de 8 koctets (HN 61365 HITACHI), tandis que la figure 6 se rapporte à une ROM de 128 k-octets (HN 62101).




Une seule broche suffit pour sélectionner le boîtier en mode lecture, les lignes de données restant en « haute impédance » en l'absence de sélection.

Selon les souhaits du développeur, la sélection peut se faire par un niveau bas (/CE) ou par un niveau haut (CE).

Une PROM est constituée de minuscules « fusibles » que l'utilisateur peut détruire individuellement par ses propres moyens pour programmer la mémoire. La **figure 7** (HM 7616 de MATRA-HARRIS) montre que le brochage est semblable à celui d'une ROM masquée, ce qui oblige à recourir à des manipulations particulières en mode « programmation ».

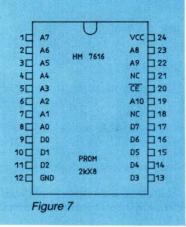La procédure de programmation recommandée peut varier sensi-



blement d'un fabricant à l'autre, selon les références de PROM. A titre d'exemple, voici celle recommandée pour le modèle cité

1) Dans le cas d'une mémoire équipée de tampons sur ses sorties de données, sélectionner le mode « transparent »

2) Appliquer l'adresse du mot à programmer.

3) Désélectionner boîtier le (mettre /CE à 1)

4) Appliquer +5V aux sorties de la PROM.

5) Appliquer un Vcc de 12V au lieu de 5.

6) Après au moins 10 μs, appliquer une impulsion de 10,5V pendant 100 µs aux sorties qui devront délivrer un état bas en lecture.

Attendre au mois 10 µs.

8) Ramener Vcc à 4.5V.

9) Lire le mot venant d'être programmé.


10) Recommencer avec Vcc =


11) En cas de programmation renouveler défectueuse, opérations précédentes jusqu'à concurrence d'un total de durée d'impulsion de 1 ms.

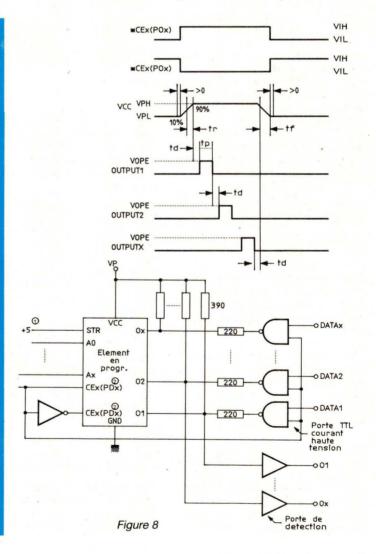12) Renouveler ces opérations pour toutes les adresses à programmer.

Il est à noter que les PROM ne peuvent être testées à 100 % en fabrication, faudrait puisqu'il pour ce faire détruire tous les fusibles! Un certain taux d'échec est donc normal, et les fabricants remplacent les PROM

se révélant défectueuses. La figure 8 fournit un schéma permettant de mettre en application la procédure de programmation qui vient d'être décrite, tout en précisant le chronogramme de ces opérations.



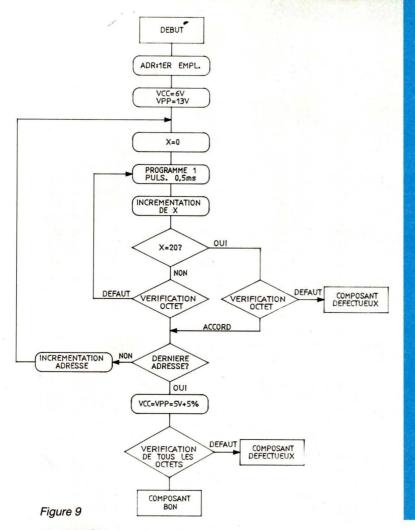

#### Les EPROM

Les EPROM sont les plus employées des mémoires programmables par l'utilisateur, car tant leur programmation que leur effacement se font avec un matériel simple et peu coûteux.

Dans une EPROM, l'information est stockée sous la forme de charges électriques emmagasinées dans la grille « flottante » d'un transistor MOS. On peut éliminer ces charges par une exposition suffisante à un rayonnement ultraviolet relativement énergique (lampes germicides).

Ce principe fait que les données confiées à une EPROM sont un peu moins en sûreté que dans une ROM ou une PROM : si la fenêtre de quartz n'est pas hermétiquement obturée par une étiquette opaque ou si la température ambiante est élevée, un effacement spontané peut se produire en quelques années.

Dans de bonnes conditions, toutefois, les EPROM rendent largement les services que l'on attend d'elles.

programmation d'une EPROM nécessite l'application impulsion durée de contrôlée, en présence d'une tension relativement élevée (12,5, 21 ou 25V).

Au fur et à mesure des progrès de la technique, les choses se compliquent car les durées d'impulsion et les tensions de programmation diminuent: tenter de programmer à 25V et 50 ms une EPROM prévue pour 12,5V et 10 ms est un excellent moyen de la détruire!


Les EPROM CMOS de la série « 27C », de plus en plus souvent préférées aux EPROM de la série « 27 », posent fréquemment ce genre de problème.

Avec la course aux grandes capacités, il devient par ailleurs habituel d'employer des algorithmes de programmation dits « intelligents », « adaptatifs », ou « interactifs », permettant sensiblement sur la gagner durée de programmation : une alternance de tentatives de programmation et de lectures de contrôle permet de limiter la durée des impulsions de programmation au strict nécessaire.

La figure 9 reproduit par exemple la procédure recommandée par NATIONAL SEMICONDUC-TOR pour la programmation de ses EPROM les plus récentes, bien qu'il reste possible d'employer de simples impulsions de 10 ms.

Cette évolution conduit les fabricants à recommander l'emploi de programmateurs du compar leurs merce, « agréés » soins, et à déconseiller plus ou moins formellement l'utilisation d'autres matériels, notamment « maison ». Tendance dangereuse à notre avis car risquant, à terme, de placer l'utilisateur d'EPROM dans une situation de dépendance quasi-totale envers des fournisseurs plus ou moins liés entre eux par des accords pas nécessairement très apparents.

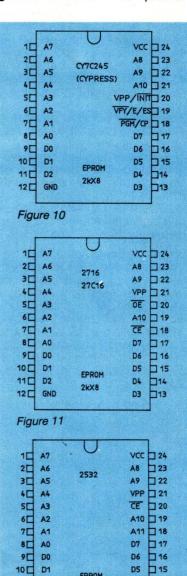Il faut aussi compter avec l'existence d'EPROM « améliorées » chez certains fabricants: la figure 10 reproduit par exemple le brochage de la CY7C245 de CYPRESS, à comparer avec ceux des 2716 et 2516, de capacité équivalente, donnés aux figures 11 et 12. Pour profiter



D1

EPROM

4kX8

10

11 D2

12

D5

D4

D3

114

d'innovations appréciables en mode programmation (moyennant une procédure radicalement différente), il faut accepter quelques changements de brochage en mode lecture.

Les choses en sont en fait arrivées à un point où il devient périlleux de tenter de programmer une EPROM sans disposer du « data book » publié par son fabricant : trop de paramètres varient en effet d'une marque à l'autre...

A titre d'exemple, voyons néanmoins comment programmer une 2732, EPROM de capacité moyenne (4 k-octets) dont la figure 13 fournit le brochage :


1) Le Vcc de +5V étant déjà présent, appliquer sur la broche 20 une tension Vpp de 12,5, 21 ou 25V selon la marque.

2) En présence de chaque adresse à programmer et des données correspondantes, faire passer la broche 18 (/CE) au niveau bas pendant 10 ou 50 ms selon la marque. La programmation peut seulement transformer en 1 en 0 : seul un effacement général peut transformer des 0 en 1.

Passer à l'adresse suivante. 4) En fin de programmation, retirer le Vpp avant le Vcc.

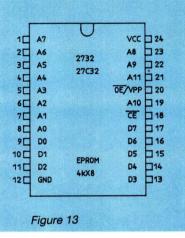5) Vérifier le résultat de la programmation par une lecture de contrôle, qu'il est avantageux d'effectuer en présence d'un Vcc porté à 6V, afin de mieux détecter d'éventuels bits « faiblement » programmés.

En cas de doute sur les caractéristiques d'une EPROM, on procèdera à un effacement total (et/ou à un test de virginité), puis à un essai dans les conditions les plus « douces » possibles (10 ms et 12,5 V). Si la programmation ne « prend » pas, on augmentera la durée d'impulsion puis si nécessaire la valeur de Vpp.



La figure 14 dévoile maintenant les brochages des principales EPROM présentées en boîtier à 28 broches, de la 2764 à la 27512. Les modalités de programmation sont comparables, à quelques détails près.

En lecture, toutes les EPROM « BYTEWIDE » sont évidemment compatibles avec les RAM ou ROM de capacités identiques : il suffit en général de mettre la broche Vpp au potentiel de Vcc et s'il y a lieu, de maintenir /PGM à l'état haut.

Les EPROM ne servent pas qu'à accueillir des programmes de microprocesseur : associées à un simple compteur binaire (genre CD 4040), elles peuvent servir de séquenceur dans toutes sortes d'automatismes, voire même de synthétiseur de son si on les associe à un simple réseau « R-2R » de conversion digital-analogique.

Dans une certaine mesure, une EPROM peut même remplacer un réseau logique programmable, car sa structure s'apparente tout à fait à un réseau fixe de portes ET alimentant un réseau programmable de portes La figure 15 montre bien comment une 2732, par exemple, peut être considérée comme un réseau logique à douze entrées et huit sorties : à chaque combinaison d'états en entrée (parmi 4096 possibles) peut correspondre une combinaison librement programmable des états des huits sorties : une belle table de vérité, qui se simplifie cependant beaucoup si l'on n'utilise pas toutes les entrées disponibles.

Il serait par exemple facile de créer un décodeur 7 segments à quatre entrées et sept sorties en ne programmant que seize adresses.

#### Les mémoires effaçables électriquement

Il existe des technologies qui permettent de réaliser mémoires programmables effaçables non plus aux ultraviolets, mais à l'aide d'une tension électrique relativement élevée.

Les premières EEPROM exigeaient l'application pendant près d'une minute d'une tension produite extérieurement.

**EAROM EEPROM** et actuelles sont beaucoup plus « transparentes » pour l'utilisateur : le générateur de haute tension est incorporé dans le circuit intégré, associé à une logique d'effacement plus ou moins élaborée.

La figure 16 montre que le brochage de l'EAROM HN 58064 HITACHI est très proche de celui d'une RAM. En fait, une telle mémoire s'utilise un peu comme une RAM, en ce sens que l'on peut y lire ou y écrire à volonté, à ceci près que des opérations d'effacement sont effectuées lorsque c'est nécessaire. Il faut 10 ms pour effacer ou écrire un bit, 20 ms pour effacer toute la

																	Figur	e 14	
10	VPP	U	vcc	28	14	VPP	U	VCC	28	16	VPP	/- U	vcc	28	14	A15	U	VCC	28
2口	A12	2764	PGM	□ 27	2□	A12	27128	PGM	27	2□	A12	27256	A14	27	2口	A12	27512	A14	27
3口	A7	2704	NC	□ 26	3□	A7	27128	A13	26	30	A7	270256	A13	□ 26	3口	A7	27C512	A13	□ 26
4□	A6	27004	A8	25	40	A6	2/0120	A8	25	4□	A6	2/0256	A8	25	40	A6	270512	A8	25
5□	A5		A9	□ 24	5□	A5		A9	□ 24	5	A5		A9	24	5□	A5		A9	□ 24
6□	A4		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	□ 23	6口	A4		A11	23	6口	A4		A11	23	6□	A4		A11	23
70	A3		OE	22	7口	A3		OE	22	70	A3		OE	22	7口	A3		OE/VPP	22
8	A2		A10	21	8口	A2		A10	21	8口	A2		A10	21	80	A2		A10	21
9口	A1		CE	□ 20	9口	A1		CE	20	9口	A1		CE	20	9口	A1		CE	20
10 🗆	A0		D7	19	10 🗆	A0		D7	19	10 🗆	A0		D7	19	10 🗆	A0		D7	19
11 🗆	D0		D6	□ 18	11 🗖	D0		D6	口18	11 🗆	D0		D6	18	11	D0		D6	口18
12 🗆	D1	EPROM	D5	<b>17</b>	12 🗆	D1	EPROM	D5	17	12 🗆	D1	EPROM	D5	17	12 🗆	D1	EPROM	D5	17
13 🗆	D2	8kX8	D4	□ 16	13 🗖	D2	16kX8	D4	16	13 🗆	D2	32kX8	D4	16	13 🗆	D2	64kX8	D4	16
14 🗆	GND		D3	15	14 🗆	GND	IONAU	D3	<b>15</b>	14 🗆	GND	JZRAO	D3	15	14 🗆	GND	04KA0	D3	15
		Vesting and			L							DOM: 2590			L				

GRILLE DE "OU" PROGRAMMABLE GRILLE DE "ET" CABLES

+ : Connexion programmable

: Connexion fixe

mémoire, mais l'accès en lecture est aussi rapide que dans le cas d'une RAM.

L'effacement global est obtenu en appliquant simultanément un niveau bas à /CE, /OE, et /WE.

Figure 16 VCC 28 10 2 A12 WE ☐ 27 ☐ 26 3 A7 NC 40 **A8** 25 A6 ☐ 24 ☐ 23 ☐ 22 5 A9 A5 6□ A4 A11 70 EA. OE 8 A2 A10 21 CE 90 A1 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 10 D7 A0 11 D6 D5 D1 12 🗆 EPROM 13 🗆 D2 D4 8kX8 14 D3 GND

La mémoire est conçue pour supporter jusqu'à 10000 cycles d'effacement et écriture.




Figure 17

Très différente est l'EEPROM NMC 9306 de NS, dont la **figure** 17 reproduit le brochage : logée dans un boîtier à huit broches pour une capacité de 256 bits, cette mémoire ne peut évidemment pas disposer du jeu habituel de lignes d'adresse et de données, tout comme l'Econo-RAM déjà présentée.

Le synoptique général de la fi-gure 18 permet de constater que les échanges de données se font en réalité au moyen d'une liaison série, qui n'est certes pas sans rappeler le cas des cartes à puce. Un « langage » assez simple basé sur un jeu de sept « instructions » permet de lire, écrire et effacer le contenu des seize registres de seize bits dans lesquels sont répartis les 256 bits disponibles.


Moyennant une liaison série de type « MICROWIRE » avec un contrôleur genre COP 400, ce genre de mémoire se révèle très utile pour stocker des données devant pouvoir être modifiées de temps à autre (paramètres de réglage, notamment, ou encore données de configuration).

#### **Patrick GUEULLE**

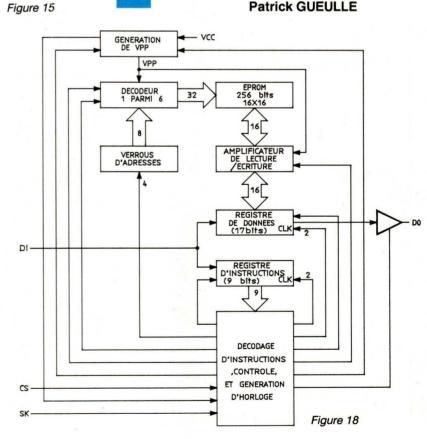
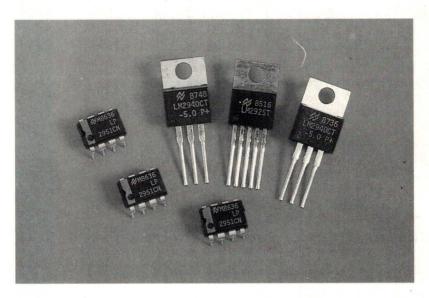
# Les régulateurs à faible chute de tension

Depuis plusieurs années, des régulateurs présentant une faible tension de déchet entre l'entrée et la sortie du dispositif sont apparus sur le marché de l'électronique. On peut désormais utiliser ces composants, parfaitement distribués, dans des applications où le rendement intervient comme un paramètre fondamental.



#### Généralités

Bien que les raisons soient nombreuses pour accroître la popularité des régulateurs à découpage, le régulateur linéaire possèdent certains avantages décisifs qui assureront la pérennité de fabrication du produit. Le mode linéaire offre un taux de régulation supérieur lors de rapides changements de potentiel ligne et sortie car les circuits de compensation sont plus rapides. Par exemple, une variation de charge de 50 % avec un circuit à découpage classique provoquera une impulsion sur la sortie d'au moins 100 mV et de durée 200 μs. A l'inverse, un régulateur linéaire, lors de conditions d'utilisation similaires, se comportera d'une meilleure manière puisque les amplitude et durée de la perturbation tomberont respectivement à 10 mV et 30 µs. Si le bruit sur la sortie régulée devient un paramètre important, là encore, le mode linéaire autorise un niveau dix fois plus faible que celui de son confrère à découpage. Enfin, même dans le domaine du rendement ou le découpage est roi, les linéaires ont désormais quelque chose à offrir grâce à la présence des Low Drop Out (LDO, faible tension de déchet). Ils furent introduits il y a une dizaine d'années par la section linéaire de National Semiconductor. Présentant au début des caractéristiques peu attrayantes telles que faible courant de sortie ou encore une tension délivrée non ajustable, la ligne LDO a continué sa croissance, et permet à présent de couvrir la majorité des besoins industriels.

#### Caractéristiques

Le régulateur Low Drop Out, appelé de temps en temps régulateur PNP, a été développé dans le but initial de réduire la tension de déchet obtenue avec les classiques dispositifs bâtis autour d'un transistor NPN. Ces principales caractéristiques sont résumées par les lignes qui suivent :

Stabilité de régulation.

Chute de tension réduite sur faible charge.

 Amélioration du rendement ainsi que de la fiabilité du montage total.

 Protection contre les inversions de polarité.


 Accroissement de la durée de fonctionnement des systèmes à piles.

Le régulateur LDO trouve sa pleine utilité lorsqu'il s'agit d'améliorer le rendement d'un montage. Ceci est particulièrement vrai dans le cas où le régulateur intervient comme élément

de post régulation. Par exemple lorsque l'on inclut ce dernier à la d'une sortie alimentation découpage (afin de réduire l'ondulation résiduelle) ou bien pour produire des sources de tension locales à partir d'un unique rail d'alimentation. L'illustration de l'efficacité des LDO devient évidente après avoir jeté un coup d'œil à la figure 1. Un rail d'alimentation aboutit à trois systèmes, pour lesquels des tensions et courant différents sont nécessaires. Dans le cas où les régulateurs sont des NPN, l'alimentation commun doit au moins délivrer 9 volts afin que la stabilisation soit correcte. De même, la puissance fournie à l'entrée s'élève à 37,1 watts pour une puissance de sortie de 20 watts. Le rendement vaut donc 55 %. A présent, si l'on remplace les régulateurs par leur équivalent LDO et que l'on se place dans des conditions d'utilisation semblables, l'alimention peut chuter à 7 volts, réduisant la tension de déchet ainsi que le rendement qui vaut désormais 68 %. Voilà chose d'intéressant quelque dans le cas où des sauvegardes par batteries sont prévues. Penchons-nous à présent sur les concepts retenus lors de la fabrication des régulateurs PNP et NPN.
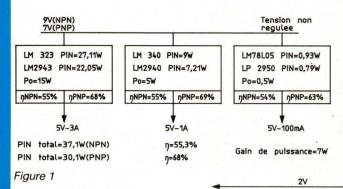
#### Les stabilisateurs à NPN

Celui-ci fût inventé en 1969 et met en œuvre l'électronique dessinée en figure 2. Il autorise une différence de potentiel entréesortie minimale d'environ 2 volts. L'explication réside dans la chute de potentiel produite par le darlington utilisé en ballast et qui vaut 2 Vbe + Vce Sat. A cela s'ajoute le produit RI qui apparait aux bornes du shunt utilisé pour la limitation de courant. L'un des avantages de cette configuration se trouve dans l'écoulement du de polarisation courant l'étage de sortie au travers de la charge. Ainsi la seule intensité aiguillée vers la masse étant celle nécessaire à la correcte polarisation du PNP. Puisque sa valeur reste relativement faible et constante (compte tenu du fort gain du darlington), on peut ajuster la tension de sortie sans ajouter de pin supplémentaire au boîtier. Cette technique est mise en œuvre dans le cas du LM 317, par exemple, ou l'on rajoute un diviseur résistif dont le calcul tient compte de ce fameux courant de polarisation qui s'écoule vers la masse. On reste en présentation trois broches.



#### Les régulateurs PNP


Le concept retenu pour ces derniers vous est proposé en figure 3. On utilise un simple transistor PNP comme élément ballast. Ainsi un simple Vce Sat entre l'entrée et la sortie permet une régulation correcte. Dans ce cas, le courant de polarisation se crée par le biais d'un transistor PNP connecté à la masse, plutôt qu'au travers de la sortie comme dans le cas précédent. Malheureusement, le maigre gain d'un transistor PNP implique que son courant de polarisation soit dépendant de la charge et on ne peut désormais plus le négliger : Une broche de masse devient indispensable. Cela justifie la présentation TO 220 cinq broches.


#### Comportement face aux inversions de polarité


Une autre caractéristique des régulateurs de tension est leur faculté de résister à une brève inversion de polarité d'entrée. Ce problème se pose lors d'utilisations en milieu automobile. Comme en témoigne la figure 4 a, un stabilisateur NPN ne possède aucune défense face à une inversion de polarité. En effet de par sa constitution, la diode collecteur substrat se trouve polarisée en directe et la destruction est immédiate. Il faut donc, en milieu perturbé, inclure au montage une protection supplémentaire.

La figure 4 b montre clairement la position de la diode dans l'alimentation, telle qu'elle apparait en réalité. On peut protéger l'ensemble en insérant une diode en série dans le rail positif, mais l'on ajoute 0,6 volts de chute de tension..

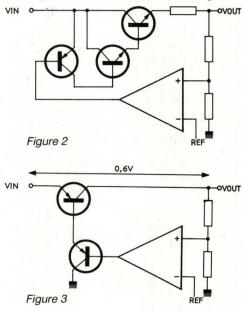La solution à ce tracas se trouve dans la coupe représentée figure 5 a. En effet, dans le process standard de fabrication du régulateur, le transistor PNP n'inclut pas la diode collecteur substrat de son homologue NPN. Ainsi. une inversion de polarité se tra-



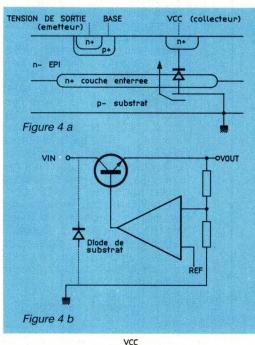

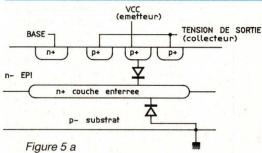

duira simplement par une polarisation inverse de la jonction base émetteur, qui protègera la diode formée par la couche N et le substrat P (voir figure 5 b). A moins d'atteindre la tension d'avalanche de l'ensemble, l'inversion de polarité ne porte pas préjudice au dispositif. Ce dernier protègera également le montage alimenté en aval.

#### Les désavantages des LDO

L'un des principaux se trouve dans le dimensionnement du condensateur de sortie. En effet, si l'on regarde le schéma du régulateur NPN, on remarque que le darlington (monté en collectuer commun) n'intervient quasiment pas dans le gain de boucle total. Par contre, dans le montage PNP, ce dernier monté en émetteur commun introduit son propre gain dans la boucle et implique un meilleur découplage de la sortie pour juguler toutes velléités d'oscillations. National conseille d'adjoindre au moins 10 μF alors que le classique NPN, ne nécessite souvent rien. Le cas échéant, en cas d'oscillations, une valeur typique de 1 µF s'avère largement suffisante.

second désavantage se trouve dans la présence du courant de polarisation du ballast qui s'écoule vers la masse et non dans la charge (cas du NPN). dans le courant total Ainsi consommé par le régulateur, une fraction part vers la masse et ne peut être récupérée. Dans certains cas, le rendement total s'en trouve affecté. En effet, pour un régulateur PNP, cette intensité de polarisation vaut typiquement 10 % du courant consommé par la charge. Valeur très supérieure à celle rencontrée dans un montage NPN puisque le ballast est constitué d'un darlington à fort gain (Dans le cas la ponction correspond à 1 % du courant de charge). On peut alors se poser des questions sur l'efficacité réelles des LDO...

#### Vers un rendement supérieur...

Comme étudié précédemment, la polarisation du transistor PNP se fait via un second semiconducteur à la masse (figure 6 a). Les valeurs indiquées sur le schéma montrent à quel point la perte peut être élevée.

Afin de pallier cet inconvénient, National Semiconductor a développé une technique de polarisation originale qui met en jeu un transistor multi-émetteurs associé à une diode (figure 6 b). Son fonctionnement est le suivant : lorsque la tension différentielle d'entrée-sortie vaut 1,4 volt, ou moins, le PNP du bas, conduit normalement tout le courant de polarisation vers la masse. Par contre, si le potentiel différentiel dépasse 1,4 (deux tensions de seuil de jonction), la diode conduit et dérive le courant qui s'écoule désormais dans la charge. Cette configuration permet de retrouver le mode de fonc-tionnement du régulateur NPN (courant de polarisation passant dans la charge) et autorise maintenant un rendement semblable. Cette technique, mise en œuvre sur le LM 2940, combine les avantages du LDÓ avec ceux du classique régulateur NPN.

#### Les utilisations des régulateurs LDO dans l'automobile

La caractéristique commune aux dispositifs embarqués sur une voiture est la robustesse. Pour le régulateurs des chutes de tension batterie jusqu'à 6,5 volts, tout comme des sauts atteignant + 17 volts, ou encore des transitoires négatifs, ne doivent pas poser des problèmes : la sortie 5 volts doit être maintenue quoi qu'il arrive.

Pour des cas si extrêmes, National propose le LM 2935, qui, dans le schéma dessiné **figure 7**,

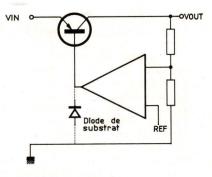


Figure 5 b

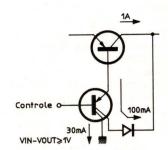


Figure 6 a


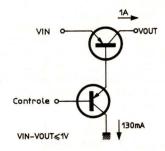


Figure 6 b

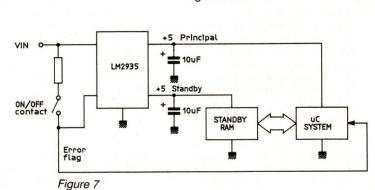

alimente un dispositif à microprocesseur. Ce régulateur à double sortie se présente en boîtier
TO 220 cinq broches. Il délivre
750 mA sur la ligne + 5 V principale (main output) et propose
une seconde sortie, dite de
"standby", capable de fournir
10 mA. Son courant de repos
peut tomber jusqu'à 3 mA ou
moins lorsque seule la broche
standby débite. Cette caractéristique unique, tout comme sa très
faible tension différentielle d'entrée-sortie, le rendement attractif
pour toutes les applications
nécessitant une batterie de sau-

vegarde. Les protections sont nombreuses, comme la résistance aux inversions de polarité (évite la destruction du montage connecté en aval). Lorsque de violents transitoires (> 60 volts) se présentent à l'éntrée du LDO, celui-ci bloque la sortie + 5 V principal mais continue de valider la sortie standby. L'interrupteur représente la mise sous tension générale qui autorise ou non la présence du + 5 V principal et avertit en même temps le micro de la stabilité de son alimentation de puissance (dans tous les cas, le 5 V de standby est conservé).

La figure 8 montre les chronogrammes obtenus en cas de perturbations.

#### Applications en microinformatique

La figure 9 propose l'emploi d'un LM 2984 (boîtier onze broches) dans une source d'énergie pour micro-processeur. La sortie régulée + 5 V (500 mA) alimente le μP lui-même. Une seconde sortie, de 5 volts également mais à 100 mA, est disponible pour alimenter des dispositifs extérieurs tels que capteurs et autres interfaces entre l'extérieur et le micro. Une troisième sortie (5 V/ 5 mA) s'utilisera pour la tension de sécours des mémoires volatiles. En mode standby, le courant total de repos passe à 2m A. Divers drapeaux signalent au micro d'éventuelles perturba-tions sur les alimentations. On se reportera aux caractéristiques fournies par NS pour des informations plus complètes.


#### Régulateur ajustable


Il s'agit du LP 2951 qui se caractérise par une tolérance de tension de sortie à 0,5 %. Un drapeau permet ici aussi de signaler un mauvais fonctionnement du régulateur. Le courant de repos en standby vaut typiquement 75 μA. La **figure 10 a** nous décrit l'une de ses applications comme régulateur incluant un dispositif de scrutation de la tension batterie. Le LM 385 (référence de tension) permet de vérifier la valeur du potentiel de l'accumulateur. Si celui-ci passe sous une valeur déterminée par le potentiomètre et la tension principale, une diode vient en série. Ainsi, puisque cette diode provoque une chute de tension de 0,7 volt, une compensation devient obligatoire afin de bien charger les batteries à 5 volts. On y arrive en mettant la sortie principale à 5,7 volts.

La figure 10 b propose application originale du LM 2941 utilisé comme interrupteur de puissance grâce à sa broche onoff. Si sa pin adj. est connectée à un pont résistif, la dynamique de sortie peut être ajustée.
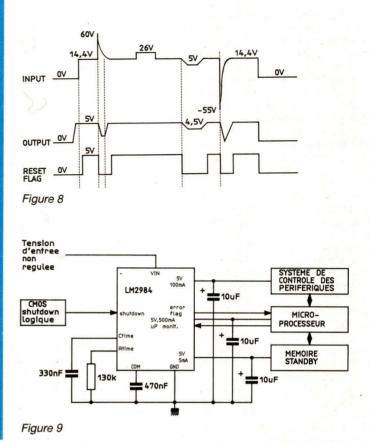
#### Régulateur moins deux volts pour ECL

Lorsqu'une alimentation négative doit délivrer un courant supérieur à un ampère, on se rabat alors sur les classiques régulateurs NPN. Mais eux aussi se trouvent bridés à trois ampères. Il s'agit




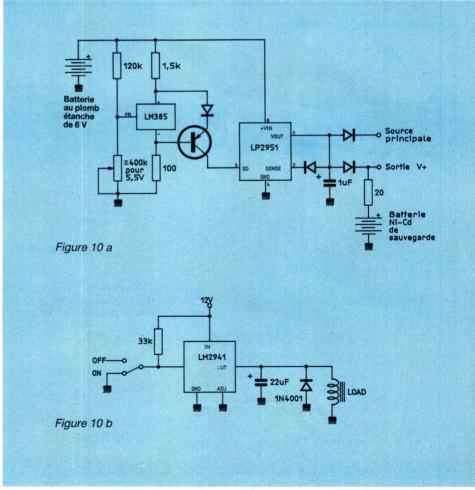

d'un problème classique auquel sont confrontés les gens qui développent de l'ECL. Rappelons que la logique ECL pilote des charges 50 ohms non pas par rapport à la masse mais en référence à la ligne négative. Ceci dans le but de réduire la dissipation ainsi que le temps de commutation. La figure 11 représente la solution retenue. Dans notre cas, la source - 2 volts se construit à partir d'un potentiel négatif de - 5,2 volts. Afin d'obtenir des pointes jusqu'à neuf ampères, il est nécessaire de compenser la chute de tension des câbles alimentant la logique ECL. Le LM 385 se charge de cette tâche. Le fort courant de sortie s'obtient par la mise en parallèle des LM 333 qui sont équilibrés individuellement par les résistances de 0,5 ohm. Ces dernières ne compromettent en rien les performances de l'alimentation puisqu'elles sont incluses dans la boucle de régulation.

Cette dernière description clot notre rapide survol des régulateurs LDO.

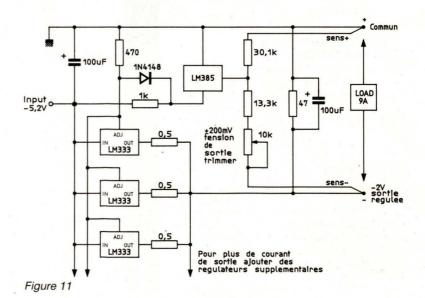
Nous pensons que ce tour d'horizon des techniques employées dans la stabilisation à bon rendement vous permettra de mener à



bien vos futures études à base de régulateurs. La circuiterie mise en œuvre dans ces derniers n'aura plus de secret pour vous..
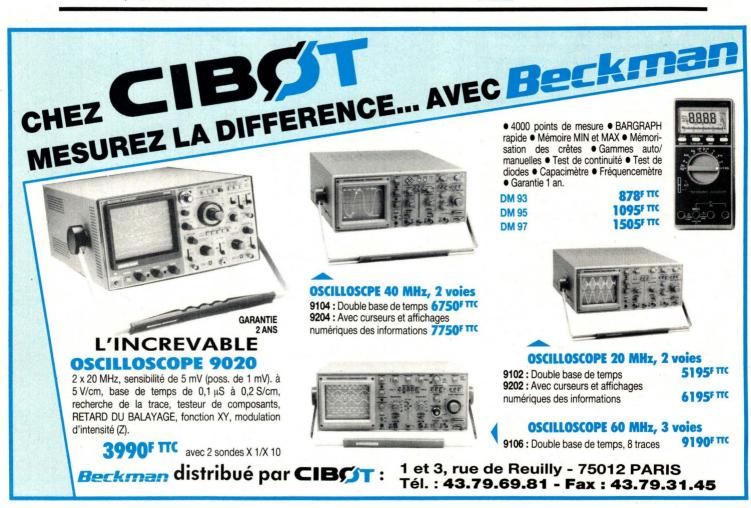
#### Christophe BASSO

D'après un "Linear Application Seminar" de National Semiconductor.



# La mesure des tensions élevées

Les lignes qui suivent devraient retenir toute votre attention si vous désirez utiliser la méthode de mesure optimale pour : isoler des surtensions de l'entrée d'instruments sensibles : - réjecter de fortes tensions de mode commun; - effectuer des mesures simultanées de tensions flottantes par rapport à des références différentes; - étendre la gamme du taux de réjection de mode commun de votre système de mesures différentielles.



#### A propos des mesures

Les besoins d'un oscilloscope permettant de mesurer des tensions référencées à des niveaux supérieurs ou inférieurs à la masse existent depuis très longtemps. Le besoin de rejeter une tension de mode commun élevée pour examiner un signal de faible amplitude représente un autre domaine important de la mesure. Les constructeurs ont conçu de nombreux instruments différents pour tenter de mesurer ces signaux:

- l'utilisation d'amplificateurs différentiels,
- oscilloscope deux voies utilisé en voie 1 moins voie 2 (quasi différentiel),
- utilisation de minioscilloscopes à double isolation telle que la série 200 de Tektronix,
- utilisation de l'oscilloscope en flottant par alimentation sur bat-
- coupure de la liaison de masse, donc élévation à la tension de référence des parties métalliques de l'instrument,
- conception d'amplificateurs tampons spéciaux,
- circuits d'isolation intégrés à un instrument.

Ces solutions souffrent d'au moins un des inconvénients sui-

- 1. Leurs performances son limi-
- 2. Ils ne sont pas souples d'emploi.
  3. Ils sont trop chers.
- 4. Ils dégradent les performances du système.
- ils sont dangereux. Dans 99 % des cas, un isolateur tel que l'A 6902 A Tektronix, accroît les performances de votre système en apportant la

#### BESOINS DE MESURES ISOLÉES DES TECHNOLOGIES ACTUELLES

sécurité et la souplesse.

Ingénieurs et techniciens des industriels domaines de conversion de puissance, des communications, de la robotique et des contrôles de moteurs, sont confrontés à de nombreux besoins de mesure.

Souvent un signal de quelques volts doit être extrait d'un signal de mode commun de très grande amplitude. Ajoutez à cette difficulté les sévères environnements EMI, EMC créés par l'environnement de tensions et de courants de hautes amplitudes. comme la vitesse de commutation s'accroît, l'observation des signaux désirés devient plus difficile. La possibilité d'observer simultanément deux signaux de niveaux de référence différents devient incroyablement impor-

#### Mesures de la tension de saturation d'un composant (Vcesat)

Mesurer la tension de saturation d'un semiconducteur de puissance est déterminante pour évaluer sa dissipation et permet de vérifier le fonctionnement dans la zone de sécurité (SOA), précisée par le fabricant. La tension aux bornes du Composant Sous Test (CST) peut varier de quelques centaines à quelques milliers de volts dans l'état bloqué à un ou deux volts dans l'état conducteur (saturé). De plus, le potentiel de terre (masse) est souvent absent à proximité des points de mesure, éliminant la possibilité de référence.

Sur la figure 1, vous pouvez constater l'absence de masse (terre) sur les trois connexions du transistor Q1. Où donc allezvous prendre la référence ?


L'une des possibilités de mesure est un tiroir différentiel tel que le 7 A 13 de Tektronix. Deux sondes P 6055 sont utilisées pour observer le Vcesat. Si vous savez que le Vcesat est approximativement 1 V, la sensibilité 0,2 V/div sera appropriée. L'une des sondes est connectée à l'émetteur, l'autre au collecteur, les fils de masse en bout de sonde ne sont pas reliés au montage mais connectés entre eux.

L'écran de l'oscilloscope visualise la différence de tension entre ces deux points. Le 7 A 13 cependant, peut être surchargé lorsque le CST est amené dans la période de blocage si la tension dépasse 500 V. Cela peut détruire l'entrée de l'amplificateur voire même les sondes. Une autre solution peut être envisagée lorsque les tensions excèdent cette limite de 500 V.

#### LIMITES DES TECHNIQUES DE MESURE **CONVENTIONNELLES**
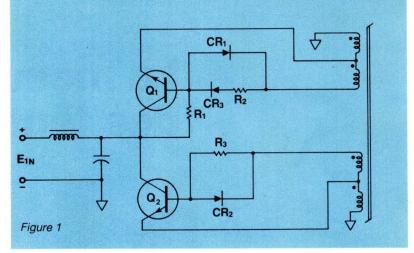
#### Amplificateurs différentiels

Des oscilloscopes peuvent être équipés de voies d'entrée différentielles pour effectuer des mesures de tensions élevées. Les limitations typiques de ces instruments incluent une tension de mode commun de + ou - 500 V, une charge de circuit




de 1M Ω ainsi qu'une bande passante faible.

#### **Amplificateurs** pseudo-différentiels

Un amplificateur différentiel peut être simulé avec la plupart des oscilloscopes conventionnels en utilisant le mode vertical addition et en inversant la Voie 2. Deux utilisées sondes sont pour acquérir les signaux, les commandes de sensibilité verticale sont sur la même position. Les limitations de cette méthode sont les mêmes que celles d'un amplificateur différentiel. Cependant, la caractéristique de mode commun et la gamme dynamique de mode commun sont très éloignées de l'idéal (et très inférieures à celles d'un amplificateur différentiel). Toute différence de gain entre les deux voies, de délai ou de réponse transitoire sont des causes d'erreurs de mesure. La figure 2 représente le signal de mode commun injecté, les figures 3 à 5 visualisent les erreurs de mesure causées par cette différence de gain, de délai et de réponse transitoire. Dans l'idéal, les figures 3 à 5 ne devraient visualiser aucun signal.

#### Techniques sans sécurité

méthode fréquemment employée est extrêmement dangereuse : c'est la coupure du fil de masse du côté de l'alimentation de l'oscilloscope. La limitation de la tension d'entrée maximale existe toujours. C'est le facteur de limitation, même lors-qu'une sonde 10 X est utilisée car la tension maximale en bout de sonde est généralement limi-tée à 500 V. Bien plus important cependant est le risque encouru par l'opérateur. Lorsque l'oscilloscope flotte et que l'embout du fil de masse est connecté à une tension, l'opérateur exposé à cette tension dangereuse présente sur toutes les parties métalliques de l'oscilloscope (face avant, commandes accessibles).

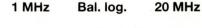

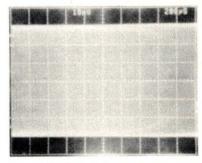


Figure 2. Signal de mode commun injecté.

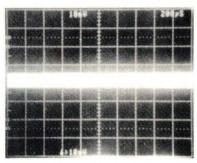


Figure 3. Erreur de gain.


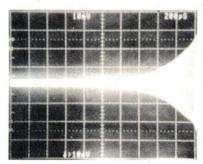


Figure 4. Erreur de propagation

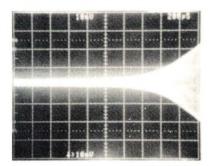

5 Erreur réponse **Figure** de transitoire.

De plus, la tension de référence élevée est superposée aux tensions du transformateur d'alimentation ou de l'alimentation à découpage. Cela peut affaiblir l'alimentation de l'osciloscope qui tombera en panne prochainement. Les risques de détérioration de l'alimentation peuvent être réduits en utilisant un transformateur d'isolation qui permet aussi de réduire la charge par capacité du fil commun du circuit testé.

#### Capacité du fil commun

La capacité du fil commun d'un oscilloscope flottant peut varier de 10000pF à 1  $\mu$ F. Dans les circuits à très haute impédance (logique CMOS), cette capacité peut dégrader de façon significative la bande passante du système de mesure (voir la figure 6). Une bonne approximation de la bande passante peut être calculée par la formule :

bande passante = 0.35/(2.2 R C), par exemple une impédance de source de 500 Ω et une capacité de 10000 pF limitent la bande passante à 38 kHz. En conclusion, les temps de montée réels, les transitoires rapides peuvent ne pas être représentés. Le concepteur peut être amené à modifier ses calculs s'il ignore les effets de cette capacité du fil commun. Par ailleurs ces transitoires non visibles peuvent provoquer une panne, des jours, des semaines, voire des mois après la mise en service de ce monta-


#### Oscilloscopes à batterie

Les oscilloscopes fonctionnant sur batterie sont une alternative à cette situation de mesure. Cependant les possibilités sont limitées par la bande passante de l'oscilloscope, la capacité, la gamme dynamique de l'entrée, la tenue en tension du fil de masse et le fait qu'une seule mesure peut être effectuée à la fois (référence de mesure différente de la masse).

#### **BESOINS DE MESURES ACTUELS**
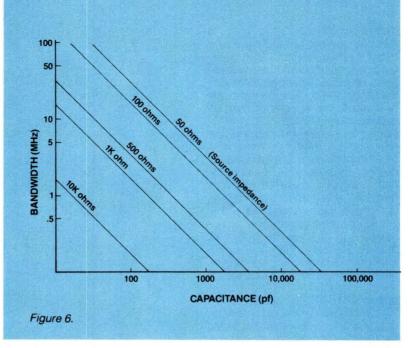
#### Mesures simultanées de temps entre courbes

Il est souvent nécessaire d'obsimultanément deux server signaux en temps réel. Par exemple, l'observation des tensions de commande des transistors Q1 et Q2 de la figure 1 néces-



site l'utilisation d'une référence différente de la référence de masse. Si vous désirez mesurer la relation temporelle existant entre les signaux commande de ces transistors, l'utilisation simultanée de deux références de mesure séparées est indispensable. Il existe plusieurs techniques de mesure pour cela. Par exemple utiliser deux tiroirs différentiels tels que le 7 A 13 ou le 7 A 22 de Tektronix ou deux oscilloscopes flottants simultanément, solution très dangereuse, et les deux courbes ne peuvent être vues sur le même écran ce qui limite la précision des mesures de temps entre les deux signaux. Un oscilloscope à batterie disposant de 2 voies ne peut pas réaliser cette mesure car les deux voies n'ont pas des références de mesure indépendantes.

#### Mesures sur thyristors

Les besoins de mesures des tensions de porte, de l'excursion de tension dans l'état conducteur et les caractéristiques de délai des composants de commutation de puissance tels que thyristors et triacs sont courants. Les mesures limitées à un signal de porte peuvent utiliser les méthodes précédemment décrites tels que tiroirs différentiels, oscilloscopes flottants ou oscilloscopes à batterie aux limitations associées près. Pour mesurer un temps de réponse, il est nécessaire d'utiliser deux références séparées lesquelles ne sont jamais au potentiel de la masse ou terre. La meilleure solution est l'utilisation de deux tiroirs différentiels bien qu'elle ne soit pas portable et qu'elle soit limitée en capacité de tenue en tension.

#### Rapport de réjection de mode commun

Le rapport de réjection de mode commun (CMRR) est l'amplitude du signal sortant de l'instrument (divisée par l'amplitude du signal entrant simultanément sur les deux entrées). Le CMRR peut être calculé grâce à la formule :

20 log Vsortie/Ventrée Par exemple si un signal de 1 V est présent à la sortie lorsque 100 V sont appliqués sur les entrées, le CMRR doit être moins 40 dB.

#### La solution idéale

La solution parfaite répondant à ces besoins de mesure serait un instrument portable, bande passante infinie, taux de réjection de mode commun infini et capacité d'isolation de tension infinie. De plus, cet instrument aurait une très large dynamique de tension d'entrée, une excellente réponse à une surcharge ainsi qu'une protection totale de l'opérateur. Bien que cette solution parfaite n'est pas et ne sera probable-ment jamais atteinte, l'isolateur A 6902 A de Tektronix représente un grand pas dans cette direction.

#### L'ISOLATEUR A 6902 A DE TEKTRONIX

#### Description

L'instrument A 6902 A est un isolateur/amplificateur deux voies 20 MHz. Le circuit commun (Référence de mesure) de chaque voie est indépendant et isolé à plus ou moins 3000 V par rapport à la terre. Le circuit commun de chaque voie est isolé jusqu'à 6000 V de l'autre voie. Une combinaison des techniques d'isolation par coupleur optique et par transformateur est employée pour atteindre les performances de l'isolateur A 6902 A.

La performance du rapport de réjection de mode commun est très importante. Lorsque vous désirez mesurer une tension de faible amplitude portée par une alternative de forte amplitude, cette performance du CMRR devient essentielle. L'isolateur A 6902 A a été optimisé pour le CMRR.

La figure 7 répertorie les caractéristiques électriques principales de l'isolateur A 6902 A. Notez que le CMRR n'est pas précisé. Il est remplacé par la caractéristique mode commun de passage. Cette caractéristique est essentiellement le taux de réjection de mode commun (CMRR) de l'instrument lorsque les commutateurs de couplage des entrées de l'instrument sont sur la position COMMON. Cette méthode de calibration est employée parce qu'elle équilibre le CMRR de l'isolateur sur toute la gamme des atténuateurs V/DIV.

La performance réelle du CMRR est inférieure de 10 ou 20 dB à la caractéristique du mode commun de passage aux fréquences basses.


Consulter la figure 8 pour comles performances CMRR en fonction des différentes techniques de mesure utilisées.

#### Théorie du fonctionnement

Le synoptique de la figure 9 illustre le concept de base utilisé dans l'isolateur A 6902 A. Les signaux du continu à 2,4 kHz sont couplés à travers une barrière d'isolation grâce à des opto-isolateurs. Les signaux de haute fréquence (de 2,4 kHz à 20 MHz) sont couplés par transformateur. Les récepteurs BF et HF du côté des masses en sortie conditionnent les signaux pour reconstituer les signaux d'origine dans chaque amplificateur de sortie.

Le signal d'erreur de mode commun est couplé capacitivement à travers la barrière d'isolation puis réinjecté dans l'amplificateur de sortie. Cela accroît d'environ 30 dB la performance du CMRR de 1 kHz à 200 kHz.

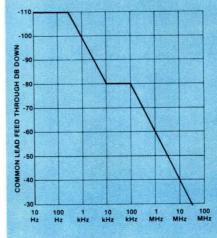Les tensions d'isolation apparaissent aussi à travers le transformateur d'alimentation spécialement conçu pour l'isolateur A 6902 A. Ce transformateur a été conçu pour isoler chacune



passante: couplage continu, du continu à 20 MHz (à moins 3 dB). Couplage alternatif, inférieur à 5 Hz (à – 3 dB). Réponse en fréquence. Bande

Réponse transitoire. Temps de montée: 17,5 ns (calculé). dV/dt maximal de l'entrée. Du signal au commun: 100 V/ns. Du commun à la terre: 50 V/μs. Impédance d'entrée. Résistance:

10 M $\Omega$  plus ou moins 3 %. Capacité : environ 19 pF quelle que soit la

Impédance de sortie. 50 Ω plus ou

Tension de sortie. 250 mV crête à crête typique.

Capacité de mode commun.
Environ 200 pF du commun de la sonde à la masse (terre).

Bruit tangentiel. 2,0 mV. Dérive continue en fonction de la

continue en fonction de la température : inférieure ou égale à 1 mV/°C à la sortie. Gamme du niveau continu de décalage : au moins + 5 divisions à partir du centre de l'écran.

Isolation entre voies. Tension maximale: avec deux sondes de 1500 V: 3000 V (continu plus crête alternative). Avec deux sondes de 500 V : 1000 V (continu plus crête alternative).

Figure 7. Caractéristiques électriques de l'isolateur A 6902 A.

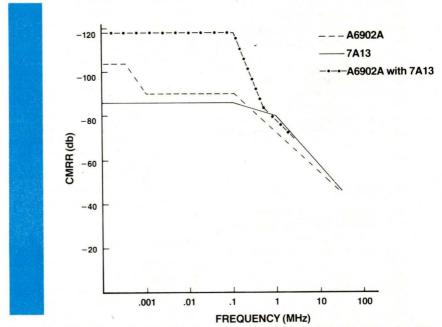



Figure 8. Performance typique du taux de réjection de mode commun de différentes techniques de mesures

des voies de la terre (masse). Les autres blocs du synoptique incluent les préamplificateurs d'entrée, les atténuateurs, les amplificateurs tampons des câbles coaxiaux de sortie.
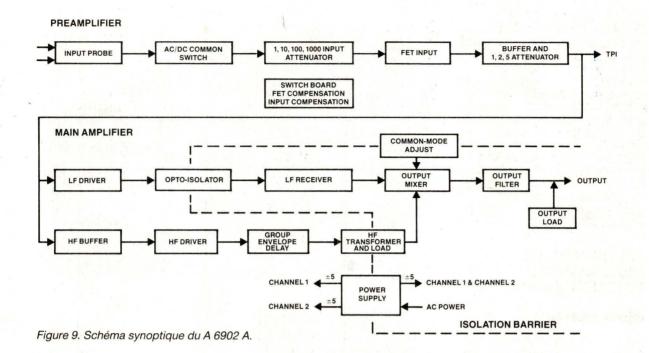
#### LES DIFFÉRENTES SITUATIONS DE MESURE

Elles sont environ une demi-douzaine pour lesquelles l'isolateur A 6902 A est la meilleure solution. Elles incluent les mesures

tension d'un composant conducteur/bloqué ou bloqué/ conducteur, signaux portés par une tension réseau, relations de temps entre deux signaux, petit signal superposé à un fort signal, et les situations où le système de mesure crée une boucle de masse. Ces mesures sont souvent nécessaires dans conception et le test des commandes de moteur, des alimentations à découpage et dans les circuits utilisant les semiconducteurs de puissance. D'autres



domaines tels que la communication et la robotique étendent les applications de l'isolateur A 6902 A. L'élimination de boucles de masse sur les mesures de réseaux triphasés est indispensable pour obtenir des mesures précises. Se référencer à une ligne de tension d'alimentation est souvent nécessaire lors de mesures de circuit de commande de moteur.

## Les mesures d'amplitudes et de temps

La figure 10 vous démontre la facilité de mesure de la relation de temps existant entre les tensions base et émetteur grâce à l'utilisation de l'A 6902 A. Vous connectez le fil commun de la voie 1 sur l'émetteur Q1 et l'isolateur embout de la sonde de la Voie 1 sur la base de Q1. Vous pouvez aussi connecter simultanément le fil commun de la Voie 2 sur l'émetteur de Q2 et l'embout de la sonde de la Voie 2 sur la base de Q2. L'oscilloscope étant réglé dans le mode découpé (CHOP), vous pouvez vérifier les relations de temps des signaux de commande. Ceci est très important car les deux composants ne doivent pas conduire en même temps. Cette vérification permet non seulement d'augmenter la fiabilité du montage mais aussi d'éviter la destruction au prototype.


# Mesures dynamiques de tension de saturation

A l'aide des deux voies de l'isola-

teur A 6902 A, vous pouvez vérifier les temps de conduction de deux composants ainsi que les variations de tension. Ceci est réalisé en connectant les fils communs à l'émetteur de chaque transistor et les embouts de sonde sur les collecteurs. A présent, non seulement vous pourrez vérifier les variations de tension aux bornes des composants mais vous pourrez vérifier que ces semiconducteurs ne conduisent pas simultanément. Notez que ces mesures peuvent être faites sur des tensions d'alimentation qui peuvent atteindre 1500 V! Surtout n'essayez pas de réaliser ces mesures avec votre amplificateur différentiel.
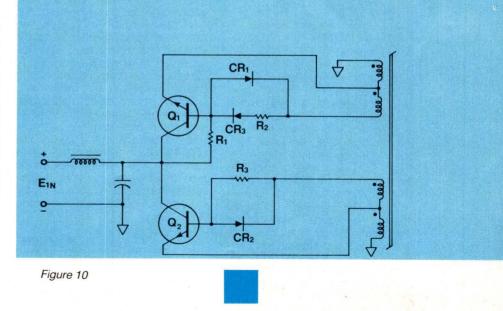
## Mesures sur thyristors (ou triacs)

D'après la figure 11, nous allons passer en revue toutes les mesures réalisables à l'aide de l'isolateur A 6902 A. La mesure du délai d'amorçage du triac en relation avec la tension requise par le diac nécessite deux mesudifférentielles simultanées ainsi que deux tensions de référence différentes et distinctes. En connectant l'une des sondes aux bornes du diac et l'autre aux bornes du triac. l'oscilloscope étant réglé sur le mode CHOP (découpé), vous pouvez visualiser directement le délai entre l'amorçage du diac et celui du triac.



De plus, la tension de mise en conduction du triac peut être observée en sélectionnant la sensibilité volt/div appropriée sur l'isolateur. Une autre mesure importante concerne l'observation simultanée de la tension de porte et de la tension aux bornes de la charge. Les relations de temps sont observées directement sur l'écran de l'oscilloscope. Votre imagination permettra de trouver d'autres possibilités de mesure, simplement et en toute sécurité, grâce à votre isolateur A 6902 A.

#### **CONSIDÉRATIONS** D'UTILISATION DE L'ISOLATEUR A 6902 A


#### Charge capacitive

Lors d'une mesure électronique, les facteurs introduits par l'instrument de mesure doivent être pris en compte. En plus de la considération de la bande passante, de la tension maximale d'entrée, les réponses dynamiques des fils communs de l'isolateur A 6902 A doivent être prises en compte. La figure 7 repré-sente l'effet du fil commun dû à une charge de 200 pF appliquée au circuit sous test. Comme dans l'exemple de la figure 6, cette charge capacitive doit être prise en compte avec l'impédance de la source pour déterminer la limitation de la bande passante de votre mesure. Dans tous les cas, cette charge de 200 pF est très inférieure à la charge capacitive de mode commun des oscilloscopes utilisés en flottant!

#### Vitesse de montée du fil commun

Une autre considération est la vitesse de montée du fil commun. Elle est due à l'inductance du câble et la capacité fil commun/terre. Cette vitesse de montée ne doit pas dépasser 50 V par us, des suroscillations excessives sont la conséquence du dépassement de cette limite de vitesse de montée.

La figure 12 représente le signal d'erreur de mode commun de l'isolateur A 6902 A lorsque le fil commun est traversé par un transitoire de 100 V par µs. Quelquefois la difficulté de mesure est due au placement du fil commun. Lorsque vous rencontrerez cette sorte d'ennui, essayez d'inverser l'embout de sonde et le fil commun. Si cela n'est pas possible,

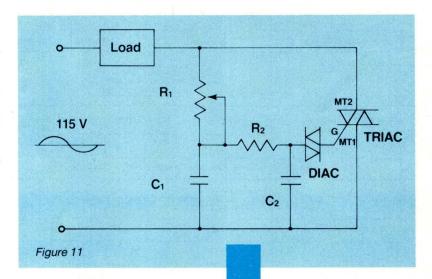

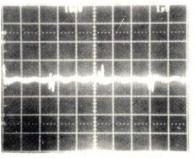


Figure 12. Erreur due à la vitesse de montée 100 V/us du fil commun.

essayez de trouver un autre point de référence et/ou un point de référence avec une impédance source très faible.

#### CONCLUSION

La possibilité d'effectuer des mesures indispensables et en toute sécurité est grandement accrue grâce à l'utilisation de l'isolateur A 6902 A. De plus, les mesures simultanées de deux signaux de références élevées séparées sont rendues accessibles de façon économique. L'isolateur A 6902 A est aussi très portable, permettant d'effectuer ces mesures dans un environnement de maintenance.

Les utilisations d'analyseurs de spectre, de compteurs/fréquencemètres, de multimètres et de bien d'autres instruments, auparavant impossibles, sont rendues possibles grâce à l'isolateur A 6902 A.

P. LESNE

# Avec EUROTECHNIQUE, découvrez une méthode originale pour acquérir un vrai savoir-faire dans le domaine qui vous passionne.


Les livres pratiques d'EUROTECHNIQUE: une méthode unique pour passer instantanément de la théorie à la pratique.

Aujourd'hui, c'est important de se sentir à l'aise dans un domaine d'activités qui corresponde à ses goûts et à ses dons personnels.

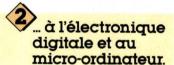Mais il n'y a qu'une façon de comprendre à fond de nouvelles connaissances, c'est de les appliquer immédiatement!









MAÎTRISEZ **DEUX TECHNIQUES** QUI DOMINENT DÉJÀ LE MONDE DU TRAVAIL.



Ces deux techniques jouent déjà un grand rôle dans notre vie quotidienne et professionnelle. Demain, elle révo-lutionneront toutes nos habitudes et il est indispensable d'en comprendre dès aujourd'hui les secrets.

Le livre pratique de l'électronique, c'est 13 volumes et 13 coffrets de ma-tériel, tous les composants nécessaires pour vous constituer un laboratoire où vous réaliserez toutes sortes d'appareils utiles: instruments de mesure ou système d'alarme.

Le livre pratique de l'électronique digitale et du micro-ordinateur, c'est 16 volumes et 16 coffrets de matériel permettant d'effectuer des expérien-ces passionnantes et de réaliser 5 appareils... dont votre propre micro-ordinateur!

Conçues par des ingénieurs, des professeurs et des techniciens hau-tement qualifiés, ces deux méthodes sont accessibles à tous parce au'elles s'appuient sur des explications claires et détaillées.

Réalisez vos propres expériences avec un matériel de pointe.



Voici le matériel avec lequel vous testerez vos connaissances et réaliserez de nombreux appareils.

LE LIVRE PRATIQUE DE L'ELECTRONIQUE

> 13 volumes 13 coffrets de matériel 1800 composants

LE LIVRE PRATIQUE DE L'ELECTRONIQUE DIGITALE ET DU MICRO-ORDINATEUR

> 16 volumes 16 coffrets de matériel 870 composants

Pour entrer de plain-pied dans la microinformatique



Tous les secteurs d'activité utilisent aujourd'hui la micro-informatique; le micro-ordinateur fait son entrée à l'école et bon nombre de foyers en sont également équipés. Mais il ne suffit pas de possèder un tel matériel, encore faut-il être capable d'en exploiter tout le potentiel. C'est ce que vous propose aujourd'hui le livre pratique de l'ordinateur individuel PC: une méthode qui s'adresse à tous ceux qui veulent réussir dans ce domaine.

Une méthode efficace pour maîtriser la pratique du micro-ordinateur.



Des disquettes pour un dialogue permanent avec l'ordinateur.

LE LIVRE PRATIQUE DE L'ORDINATEUR INDIVIDUEL

6 volumes

Maîtrisez à fond les phénomènes de la transmission et de l'image



RÉALISEZ VOUS-MÊME **VOTRE PROPRE** TÉLÉVISION EN COULEURS.

Si vous pratiquez déjà l'électro-Si vous pratiquez déjà l'électro-nique, vous prendrez un grand plaisir à vous pionger dans le livre protique de la télévision pour réaliser votre propre téléviseur couleurs Pal-Se-cam multistandard à télécommande ainsi qu'un voltmètre électronique. C'est l'occasion pour vous d'aller plus loin encore dans un domaine en plus loin encore dans un domaine en

pleine expansion.

Constituez-vous un vrai



Tube PIC auto-convergent -Sélection de 30 programmes par télécommande - Affichage numérique - Finition noyer mat.

LE LIVRE PRATIQUE DE L **TÉLÉVISION** 

	10 volumes	
+1	schémathèque 1900 composants accessoires	
+	1900 composants	et
	accessoires	

٠.	_										_				_				_	_				_		_				$\sim$		_	_		_		-	
		~	$\Gamma$		DY	$\overline{}$			•	т	т	1	٠			V -	•		_	ъ	Æ		•					•	-		•	7		4	1	40	4	
				100	-4		1 V		•	ш	ш	10				I G	,,,	w.	- 1	II.	1		м		•		ш	,		•	•	4		ш				
								_						-						•								4				•					т.	

Je désire recevoir gratuitement et sans engagement de ma part votre documentation sur le LIVRE PRATIQUE de :


à compléter et à retourner aujourd'hui à EUROTECHNIQUE Rue Fernand Holweck - 21000 DIJON Pour la Belgique : SOVEL 201, rue de Saint-Léger 7760 DOTTIGNIES - Tél. 056/486235-486677


Nom:	Prénom :		Č
Adresse:			
Code Postal: L. L. Ville:		Tél. :	
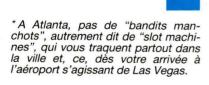
# ATLANTA: 68e Convention du NAB

Pour sa 68<sup>e</sup> Convention annuelle, le NAB - National Association of Broadcasters - avait établi ses quartiers à Atlanta, délaissant pour cette fois Las Vegas que nous avions connu et en 1988 et en 1989. Atlanta est certes moins attractive que la capitale de l'Etat du Nevada mais, d'un certain point de vue, s'avère plus économique que sa devancière \*. Pourtant, il faut croire que les "Broadcasters" sont des personnes à la fois sérieuses et studieuses puisque, pour la première fois cette année, le nombre des participants devait dépasser 50 000.





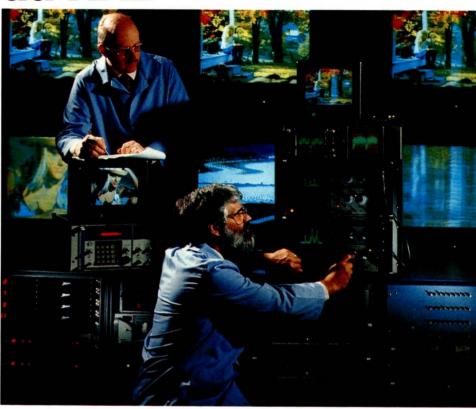

Le "Spectrum Compatible" HD de Zenith en cours d'essais.

Certes, ce nombre peut apparaître comme (presque) modeste à côté de celui d'autres manifestations qui se déroulent de par le monde, mais il ne faut pas perdre de vue que le NAB est un salon réservé aux seuls professionnels, avec un droit d'entrée particulièrement dissuasif (495 \$ US cette année, ce droit étant réduit à 250 \$ pour les membres du NAB et à 125 \$ pour ceux qui limitent leur intérêt à la seule exposition des matériels). Il existe, bien sûr, des invitations gratuites attribuées avec parcimonie aux exposants au prorata de la surface de leur stand mais on comprendra aisément que les dits exposants réservent ces invitations à leurs clients habituels... ou potentiels, dans ces conditions, le grand-public se trouve pratiquement exclu du NAB.

Plus de 50 000 visiteurs donc, avec quelque 5 000 d'entre eux venus de 50 pays différents pour se tenir au courant des derniers développements techniques et technologiques dans tous les domaines qui touchent de près


ou de loin à la radio-télédiffusion. Centres d'intérêt ? D'abord les nouveaux matériels présentés par plus de 750 constructeurs, essentiellement américains et nippons. Pour ces fabricants, les 40 000 m² du Georgia World Congress Center auxquels s'ajoutaient les 10 000 m² de l'Atlanta Inforum, situé à 3 blocs du précédent, et entièrement dévolu quant à lui à l'ATV (Advanced TV) et à la TVHD.

Gigantisme américain! Pour la liaison entre le GWCC et l'Atlanta Inforum, ou encore les principaux hôtels de la ville, pas de problème puisque - organisation américaine - un service de navette gratuit par bus fonctionnait en permanence. Organisation américaine! Bref, tout est fait pour faciliter la tâche de ceux qui sont venus parfois de très loin et qui n'ont pas de temps à perdre.


Mais le NAB, c'est aussi une série de sessions, avec plus de 100 communications techniques cette année, ayant trait à la radio (AM et FM), à la TV (conventionnelle, par satellite, ATV et TVHD) et à l'équipement des studios de radiodiffusion. Au nombre de ces exposés, ceux de Bernard Angénieux, concernant la technologie des zooms spécifiques aux caméras à capteurs CCD - lesquelles ne peuvent être corrigées électroniquement au niveau du tube de prise de vues et pour cause... - et de D. Po (CCETT Rennes), P.A. et de D. Pommier Ratliff (BBC) et E. Meier-Engelen (Responsable du projet Eureka 147, qui concerne la radiodiffusion numérique audio, qu'il s'agisse d'émission par réseau terrestre ou par satellite), le sujet traité étant résumé dans les prérogatives du dernier co-signataire cité; ce qui fait que l'Amérique et tous les pays représentés à l'occasion de ce 88e NAB - et du 44e cycle de conférences qui agrémentent cette manifestation depuis 1947 - ont pu prendre connaissance avec un projet supporté par Eureka et l'UER (Union Européenne de Radiodiffusion) le DAB; remarquons d'ailleurs que le DAB ("Digital Audio Broadcasting", telle est l'appellation du procédé) n'en est pas à ses prémices puisque le sujet avait déjà été évoqué lors de précédentes Conventions, celle du NAB (à Las Vegas) et celle de l'IBC Brighton - GB), toutes deux en 1988.

A l'origine, lors des premières expériences conduites par le CCETT sur UHF (794 MHz) avec une bande passante de 7 MHz, il était possible de transmettre 16 voies stéréo; aujourd'hui, avec une méthode plus actuelle et plus élaborée, on est en état de transmettre 24 voies avec un débit de 5,6 Mbits/s.

En démonstration, sur le stand Sprague Electronics, des proto-types de récepteurs FM avec décodeur FMX équipé de CI spécifiques au procédé; des récepteurs qui existent commercialement pour automobiles et, cette fois, munis de CI Sanyo. Rappe-lons que le procédé FMX - développé à l'origine par CBS et le NAB - consiste en une technique de type "compandeur" (comde type pression à l'émission et expansion à la réception) permettant, à égalité de puissance d'émission, d'augmenter la couverture des émissions FM stéréo; ce qui conduit à un rapport signal/bruit du même ordre en stéréo qu'en mono, avec diminution des interférences dues aux trajets multi-ples des ondes "multipaths") \*\*.

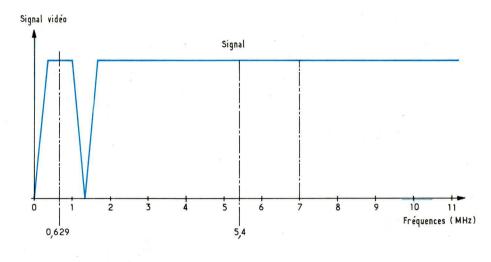

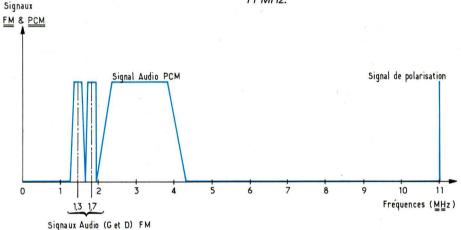S-VHS à pistes numériques : si la section vidéo (en haut) reste identique à celle d'un S-VHS, la section audio (en bas) reçoit, en sus de sa configuration S-VHS Hi-Fi, des circuits PCM (2 ou 4 pistes) avec adjonction d'une polarisation à 11 MHz.



D'ores et déjà une centaine d'émetteurs US fonctionnent suivant ce procédé.

En ce qui concerne les magné-



Panasonic : magnétoscope numérique composite D3 (cassette à bande 1/2 pouce).

toscopes, il existe déjà depuis plusieurs années des machines professionnelles à cassette à bande 3/4 de pouce : format D1 (Composantes) et D2 (Composite). Depuis - 130e Convention du SMPTE, New-York octobre 1988 un autre format (D3 à bande 1/2 pouce; composite) est apparu, proposé par Panasonic-Matsushita.

A l'occasion de ce 68e NAB, JVC vient en renfort du D3 en présentant sa version - très proche de celle de Panasonic et pour cause, les 2 sociétés sont très liées, Matsushita possédant 50 % du capital de JVC - de cette machine. Intérêt du format à cassette à bande 1/2 pouce : les problèmes de stockage des bandes et cassettes, lesquelles prennent de plus en plus de place. Le NHK (Nippon Hoso Kyokai qui n'est autre que la radiotélévision d'Etat japonaise) donne une bonne raison à cette évolution vers un format 1/2 pouce numérique; l'archivage des bandes aux différents formats (C 1 pouce, Betacam SP et MII 1/2 pouce, avec passage de l'un à l'autre) nécessite une surface de stockage de plus en plus grande ; à raison de 18 000 bandes et cassettes supplémentaires par an à archiver, il faut compter 150 à 200 m<sup>2</sup> d'archivage; alors qu'avec un format 1/2 pouce numérique, cette surface pourrait être divisée par 5 ou même plus.

<sup>\*\*</sup> Voir Radio-Plans nº 475 de juin 1987 et Radio-Plans nº 500 de juillet


S'agissant des formats institutionnels, le S-VHS (dû à JVC) en version professionnelle entre dans cette catégorie. Or JVC vient d'annoncer la sortie d'un S-VHS le BR-S811DU Hi-Fi mais comportant également des pistes audio numériques (dans la perspective du D2-MAC Paquets?) avec 2 fréquences d'échantillonnage et 2 quantifications suivant le nombre de pistes: 2 pistes, 48 kHz, 16 bits et 4 pistes, 32 kHz, 12 bits; système de modulation: QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 3 MHz; largeur: vitesse de transmission: 2,6 Mbits/s; système de correction des erreurs : double codage Reed-Salomon.

Durée: 120 mn en SP (Standard Play) et 360 mn en EP (Extended Play). Pour éliminer les interférences entre les signaux audio FM et numériques, un courant de polarisation alternatif de fréquence 11 MHz est appliquée aux têtes PCM avant enregistrement; ce qui rend l'enregistrement numérique possible tout en maintenant la compatibilité avec le S-VHS conventionnel.


S'agissant de la représentation française, Thomson Vidéo Equipement présentait, entre autres, sa caméra Pro-Scan à balayage progressif et au format 16/9, développée dans le cadre du programme TVHD Eureka. Sur le même stand, un département de la Thomson encore peu connu, TDI (Thomson Digital Image), société dont les deux actionnaires sont Thomson S.A (51 %) et IBM (49 %). Activité: création d'images numériques en 2D et 3D. Particularité : des clients au Japon avec le NHK, Toshiba et Honda.

Quant à la TVHD, elle a permis d'apprécier sur écran 16/9 la venue du Président Georges Bush au NAB, occasion d'un discours lui aussi retransmis, le signal étant acheminé par fibre optique du GWCC à l'Atlanta Inforum. Nous avons retrouvé à cet Inforum les différents protagonistes de l'ATV et de la TVHD.

L'ATV, c'est le passage progressif à la TVHD; rappelons qu'après avoir été séduite par le système MUSE japonais - qui avait l'avantage, pour les constructeurs, et le désavantage, pour les usagers, d'être incompatible avec le parc de récepteurs TV existant - la FFC (Federal Communications Commission) s'était ralliée à la compatibilité, à l'instar de la voie suivie par la TVHD européenne qui passe par le D2-MAC Paquets avant de parvenir au HD-MAC, tous deux

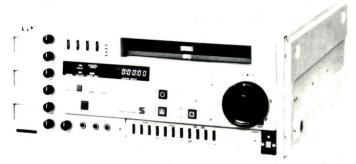

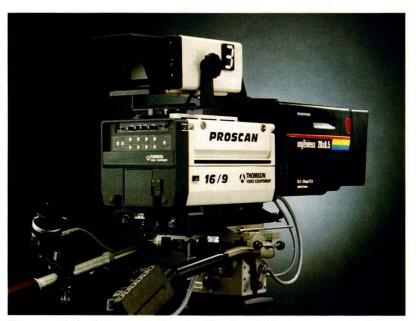JVC : magnétoscope S-VHS professionnel à pistes numériques audio (modèle BR-S 811 DU).



Thomson Vidéo Equipement : Caméra "Pro-Scan" à balayage progressif 625/50/1 ; format 16/9 ou 4/3.



TDI: image de synthèse 3D.




Caméra ACTV développée par NBC, le David Sarnoff Center et Thomson Consumer Electronics.

compatibles avec les récepteurs TV qui équipent déjà les foyers. Les systèmes actuellement proposés aux USA doivent donc se

plier à cette règle.

Par rapport à l'an dernier quelques changements dont le moins important, loin s'en faut, n'est pas l'alliance réalisée entre les tenants du procédé ACTV (lequel comporte deux phases ACTV I et ACTV II) en l'occurrence la chaine TV NBC, le David Sarnoff Research Center et Thomson Consumer Electronics d'une part et Philips Consumer Electronics attaché au HDS/NA 6, son système à lui, d'autre part. Ćet accord, qui remonte à janvier dernier, s'est traduit par la création de l'"Advanced Television Research Consortium", Philips proposant son appui pour l'ACTV I en tant qu'"EDTV" (Enhanced Definition TV) alors que les parties se réunissaient pour une action concertée au cours du stade suivant. Toutefois, les différents systèmes, en l'espèce les ACTV et le HDS, seront examinés séparément au cours des mois qui viennent par l'"Advanced Television Test Center", laboratoire officiel dépendant de la : en septembre 90 pour l'ACTV I, en avril 91 pour l'ACTV II et en mai 91 pour le HDS/NA 6. Seront également soumis à la mesure de l'ATTC le système dernier constructeur américain de téléviseurs, allié à ATT, et qui propose de doubler les définitions horizontale et verticale en comprimant 34 MHz de bande passante vidéo en seulement 6 MHz; les systèmes du NHK, "Narrow Muse" et "Muse 6"; le super NTSC d'Yves Faroudja, le MIT-CC du MIT (absent à Atlanta) et un nouveau venu, le procédé de Production Services Genesys.

En définitive, il faudra attendre la fin de l'année prochaine pour savoir lequel des procédés proposés est retenu, au mieux. Au mieux parce que 2 nouveaux concurrents faits se sont connaître en janvier 90 et devraient donc voir leurs systèmes examinés après ceux des autres, ce qui retarterait la décision de la FFC de plusieurs mois. Il s'agit de "Ear Three Systems", qui propose l'E3TV lequel envisage l'utilisation de nouvelles techniques de transmission et d'affichage ainsi qu'un nouveau type de caméra et de "Carole Broadcasting Technologies" qui met en œuvre pour transmettre son signal HD une polarisation tout à tour verticale et horizontale en correspondance avec l'alternance des lignes.

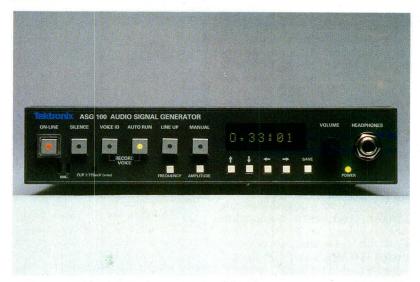

Tektronix : générateur de signaux audio ASG 100.



Tektronix : l'analyseur de spectre portable 2710 avec son expanseur de gammes et son interface GPIB.



Leader: oscilloscope 2100 R (3 voies avec commutateur électronique et affichage des données).

Quant à Scientific Atlanta - non dans la "course FCC" pour un nouveau format - il était cependant présent à l'Inforum pour y démontrer son HD-B MAC, avec réception simultanée sur TVHD à écran 16/9 et sur monitor 525 lignes à écran 4/3. Le procédé Scientific Atlanta s'accompagne "embrouillage" tant des images que du son (numérique). Un autre centre d'intérêt consis-

tait en un procédé proposé par Broadcasting Technology Association (BTA Japon) et qui a trait à l'annulation des images fantômes ; un problème de plus en plus crucial dans les villes importantes de par la multiplication des immeubles élevés qui se révèlent être autant de masques et de sources de réflexions. Ce procédé - officialisé au Japon et opérationnel depuis la fin de l'année 1989 - met en œuvre une 'ghost cancel reference" (GRC), signal intercalé à l'émission dans les intervalles de blanking du signal NTSC alors qu'à la réception un annulateur numérique de fantômes ("digital ghost canceller"), qui consiste en un filtre transversal, exploite la GCR pour éliminer toutes les images indésirables. En outre, ce système est suivant ses aussi capable, auteurs - venus d'horizons très divers puisque outre le NHK, Hitachi, Fuji, NEC, Toshiba... se sont rassemblés pour étudier le procédé GCR -, de réduire les distorsions des formes d'ondes du signal TV reçu dans la mesure où la fonction fondamentale de l'annulateur est de se comporter comme un égaliseur de formes d'ondes.

Egalement présent, et à l'Atlanta Inforum et au GWCC, Tektronix présentait ses toutes dernières solutions aux mesures audio et TV. En particulier, il ne faut pas plus de 30 secondes - qu'il s'agisse d'un équipement de studio, d'un système de transmission, d'une liaison vers un satellite... - tel est le rôle du générateur de signaux audio AGS 100 utilisé en conjonction avec l'ensemble de mesures VM 700 A (option 40) du même constructeur.

Par ailleurs, deux nouvelles options pour l'analyseur de spectre VHF/UHF 2710 portable qui reçoit un complément interne (option 04) qui porte la gamme de fréquences couvertes de 100 kHz à 1,8 GHz avec une dynamique supérieure à 100 dB. Autre option au 2710, l'interface GPIB qui autorise l'automatisme des mesures et l'acquisition des formes d'ondes. En outre, chacune des stations TV participant à l'opération GCR dont les signaux étaient reçus à l'Atlanta Inforum émettaient avec un signal de référence grâce à un générateur Tektronix 1910 (option 01), appareil destiné à cet usage le plus répandu au Japon ; tandis qu'à la réception un ensemble constitué d'un démodulateur 1450 et d'un ensemble de mesures vidéo VM 700 permettait d'évaluer les performances de chacun des téléviseurs utilisés pour cette démonstration.

Enfin chez Leader, un oscilloscope 100 MHz, le 2100 R, à 3 voies d'entrée verticales (sensibilité 0,5 mV) et commutateur électronique pour chacune d'elles ce qui permet de visualiser simultanément 6 formes d'ondes avec, en outre affichage des tensions et vitesses de balayage.

Prochaine Convention du NAB du 15 au 18 avril 1991 à Las Vegas.

**CHARLES PANNEL** 

#### **Bibliographie**

Sur le Digital Audio Broadcas-

D. Dosch, F. Kozamernik, E. Meier-Engelen, D. Pommier, P. Ratliff: "EBU/DAB studies for a new digital sound radio broadcasting system-CD quality for mobiles" 66e Convention du NAB. Las Vegas 1988.

D. Pommier, P. Ratliff: digital "High-quality sound broadcasting to mobile, portable and fixed receivers". Brighton 1988.

D. Pommier, E. Meier-Engelen, P. Ratliff: "A hybrid satellite/ terrestrial approach for digital audio broadcasting with mobile and portable receivers". 68e Convention du NAB. Atlanta

 Sur l'élimination des images fantômes:

H. Yamamoto, S. Matsuura,H. Tanimura: "An enhanced quality television system: EDTV (Clearvision)". 16° Symposium International TV de Montreux 1989.

 S. Matsuura, H. Miyazawa,
 S. Takayama, M. Usui, R. Ko-bayashi, H. Iga: "Development of a ghost cancel technology for TV broadcasting". 68° Convention du NAB. Atlanta 1990.

Sur l'ATV et la TVHD aux


USA:

- "NAB guide to Advanced Television Systems" édité par le NAB. 1989 et supplément à cet ouvrage 1990.

On pourra aussi se reporter à Radio-Plans nº 500 de juillet 1989 qui donne d'autres références dans le cadre du compterendu de la 67° Convention du NAB (1989. Las Vegas).


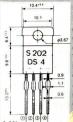
#### **RELAIS STATIQUE 5A/600V EN BOITIER TO 220 - S 202 DS 4**



Incluant un photo-triac avec délection de passage

Caractéristiques techniques : Courant maxi : 5A<sub>RI</sub> Tension maxi : 600 V Isolation : 2000 V<sub>RMS</sub>



Courant de gachette 8mA maxi  $\frac{dV}{dt} = 30 \text{ V/us mini}$ 

NOUVEAUTE

Le relais statique S 202 DS 4 111.7425 . . . . . 49.50 F 111.7492 . . . . 460,00 F Le lot de 10

111.706



#### **OPERATION ACCUMULATEURS**

#### TYPE 501 RS (taille pile R6)

Un accu de qualité professionnelle à un prix "grand public" Capacité: 500 mA.h

Décharge : jusque 3A autorisés Le blister de 2 accus . 30,00 F Les 5 blister (soit 10 accus)

#### PROMO DU MOIS **MULTIMETRE MANUDAX M 80**


- Changement de gamme automatique
- 4000 points
- Affichage géant
- Data Hold
- Fréquencemètre
- etc, etc...

Le multimètre M 80 111.9679 . . . . . . 549,00 F

A UN PRIX TOUT A FAIT EXCEPTIONNEL 549 F AVEC SACOCHE



135,00 F

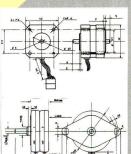

MOTEURS PAS A PAS Une gamme complète de moteurs professionnels de précision

200 PAS PAR TOUR BIPOLAIRE

Moteur biphase Alimentation : 9,2 V typ., 0,24 A typ. (38 par phase) Couple de blocage : env. 100 m N/m Dimensions hors-tout : 42 x 42 x 46 mm Poids : 233 g Circuit de commande : MC 3479 P Notice technique et schéma d'application fournis 111.8534 . . . . 195 F Le moteur Le MC 3479 P 111.7267 . . . . . 72 F UNIPOLAIRE

Moteur hybride unipolaire -4 phases -1,8°-200 pas partour Dimensions: 42 x 42 x 32 mm 111.9195

..... 165,00 F 48 PAS PAR TOUR

UNIPOLAIRE

Moteur unipolaire -4 phases -7.5° -48 pas par tour Dimensions : diam. 57,3 mm +

. 99,00 F (Fournis avec fiche technique)

#### "SCALP" 8052 AH BASIC



#### LE MICROCONTRÔLEUR QUI DÉCOIFFE!

Le SCALP (Système de Conception Assisté par un Langage Populaire) est un remarquable outil de dé-veloppement programmable en BASIC et conçu spécialement comme outil de saisie de données, de test d'instrumentation et de commande de processus. Avec, en plus, de très puissantes fonctions d'entrées-sorties. Le kit complet avec alimentation ret pupitre, supports speciaux, etc. 1150,00 F

111.875
La carte SCALP seule OEM (sans alim ni bottier)
111.9270 875,00 F
Pour connecter votre SCALP sur votre MINITEL

CONVERTISSEUR DE FORMAT SERIEL Le kit avec circuit imprimé boîtier Heland HE 222.

accessoires, etc...



## TRACEUR DE SIGNAL POLY-VALENT BF/HF.

Cet instrument multifonction fait tout à la fois office de générateur de signal, d'am-plificateur de mesure, de millivoltmètre et d-amplificateur de suivi acoustique. Le kit complet avec coffret, face avant gravée, galva, HP, boutons, etc.(sans alimenta-

En option : Bloc alimentation secteur 111.0694 . 35,00 F

#### CENTRAL DE COMMUTATION AUDIO PRÉAMPLI HAUT DE GAMME (Décrit dans ELEKTOR n° 137 et 138)

Rapport Signal/Bruit: > 110 dB

Distorsion: < 0.005 %

Un kit SUPER!



a nouvelle bombe d'ELEKTOR pour les enthousiastes de l'AU-DIO moderne

- Commande de volume numérique
- Commutations entièrement statiques par portes analogiques Bande passante : 0 à 100 kHz (-3dB)

. . . . 39,00 F

- Impédance d'entrée : 23,5 k Ω
- Impédance de sortie : < 50  $\Omega$
- Gain nominal : 1 (adaptable) Tension de sortie : 3,5 V<sub>EFF</sub> Max

INFOS ET NOUVEAUTES

Livré avec fiche technique

SSI 202 Décodeur DTMF

- Son complément direct : "SUPRA" : Préampli RIAA pour cellule MC/MD à bruit et distorsion extrémement faibles. Le kit complet (avec alim) sans coffret 111.0150 .

TEA 5114 111.7421. BFG 65 111.7419 8052 AH BASIC V1.1 INTEL 111.7136 . 235 F

MM 53200.: La pièce : 111.7269. . . . 39 F Le lot de 10 : 111.7416. . . . . 345 F ZN 414 Z : 111.7497 . . . . 19,00 F

Dimensions: 62 x 49 x 38 mm. Sorties à fils. Idéal

Superbe. 111.0131............120,00 F

TOUT LE RESTE

**VOUS ATTEND** 

DANS LE NOUVEAU

CATALOGUE

Selectronic

CATALOGUE GENERAL

FILTRE SECTEUR 12 A 250 VAC

nour ampli, alim, etc.

...375.00 F

Le kit complet avec connecteurs dorés, faces avant et arrière gravées rack ESM, fil de câblage spécial, etc...

#### 111.7464 . . . . . . . . . . . . 61,00 F MINUTEUR POUR CHAMBRE NOIRE

TRANSFO SPECIAL TELEPHONIE 1/1 600Ω

(Décrit dans ELEKTOR nº 136)

avec indication chronométrique visuelle et acoustique De 0 à 30 mm avec bip sonore toutes les 30 secondes Le kit complet avec mémoire programmée et boîtier 

#### TARIF AU 01/01/90

IMPEDANCEMETRE HP (Décrit dans ELEKTOR nº 137)

Ce montage vous permettra de tracer la courbe d'impédance de n'importe quel HP de 0 à  $300\Omega$  et ce jusqu'à 100KHz.

Le kit complet avec affichage LCD, boîtier et alim. 111.9212 . . . . . . . . . . . . . . . . 375,00 F



#### CARTE UNIVERSELLE E/S pour IBM-PC, XT et compatibles

(Décrite dans ELEKTOR nº 119) Cette carte très sophistiquée comporte :
- 1 convertisseur A/N 12 bits (plus un bit de polarité)

- précédé d'un multiplexeur 8 voies. 1 convertisseur N/A 12 bits
- 4 ports 8 MHz de 8 bits d'E/S
- 3 timers programmables 8 MHz

(6 modes + compteur BCD 4 digits ou compteur bi-naire 16 bits) Le kit complet avec supports TULIPE, PAL programmée, connecteurs, etc. 1235,00 F

TELECOMMANDE PAR

**TELEPHONE 2 CANAUX** 

Un montage présentant toute la fiabilité voulue,

permettant de commander à distance, via un ré-seau téléphonique, standard 2 fonctions indé-

pendantes par tout ou rien, avec accusé de ré-ception de l'exécution de la commande.

Particulièrement pratique, ses applications sont extrêmement nombreuses.

..... 325,00 F

55.00 F

Le kit complet avec boîtier

En option kit alim. secteur



BP 513 - 59022 LILLE cedex 20.52.98.52

#### CONDITIONS GENERALES DE VENTE

**Expédition FRANCO** 

contre 22 F en timbres poste

Règlement à la commande : Commande inférieure à 700 F : ajouter 28,00 F forfaitaire pour frais de port et d'emballage.

-Commande supérieure à 700 F : port et emballage gratuits.

Règlement en contre-remboursement : joindre environ 20 % d'acompte à la commande. Frais en sus selon taxes en vigueur.

-Colis hors normes PTT : expédition en port dû par VISA Les prix indiqués sont TTC.

DOCUMENTATION SPECIALE ALARMES envoi contre 15 F en timbres)

Pour taciliter
le traitement de
vos commandes,
veuillez mentionner
la REFERÈNCE COMPLETE Pour faciliter

#### TRACEUR DE COURBES **DE TRANSISTORS**

Branché sur votre oscilloscope, ce module vous permettra de visualiser les courbes caractéristiques de transistors NPN ou PNP, d'apparier 2 transistors, etc... Le kit complet avec boîtier et accessoires 111.9220 . . . . . . . . 320,00 F

#### **INTERFACE TELECOPIE POUR PC:**

(Décrit dans ELEKTOR nº 127 et 137) Pour vous permettre de recevoir des FAX, cartes météo, photos de presse, etc. Le kit complet avec supports TULIPE, coffret, etc... 111.9215 . . . . . 375,00 F Disquette (x2) logiciel pour IBM-PC 111.9217 . . . . . . . . . . . . 95,00 F Disquette logiciel pour ATARI 

### Selectronic

Adresse Postale:

BP 513 - 59022 LILLE Cedex

Au magasin:

86, rue de Cambrai - LILLE

**2** 20.52.98.52

#### Liste des revendeurs MANUDAX

#### **PARIS/ILE DE FRANCE**



**ACER Composants** 

42, rue de Chabrol 75010 - PARIS

Téléphone: 47 70 28 31

#### **MEAUX ELECTRONIQUE**

47, rue du faubourg Saint Nicolas 77100 - MEAUX

Téléphone: 64 33 22 37

#### PENTASONIC

20, rue Périer 92120 - MONTROUGE Téléphone: 40 92 04 12

#### **TECHNI - TRONIC**

68, avenue Galliéni 93140 - BONDY Téléphone: 48 48 16 57

#### NORD/PAS DE CALAIS PICARDIE/CHAMPAGNE



71, rue Bourbon 08000 - CHARLEVILLE - MEZIERES

Téléphone : 24 59 35 01

#### **D3E Electronique**

6. rue de la Bonneterie 10300 - SAINTE SAVINE Téléphone: 25 79 11 07 Agence DIJON: 80 52 51 14

#### **DECOCK Electronique**

4, rue Colbert 59800 - LILLE Téléphone: 20 57 76 34 Agence PARIS: 43 56 70 01

**PENTA LILLE:** 20 57 24 44

#### SELECTRONIC

84-86, rue de Cambrai 59022 - LILLE Téléphone: 20 52 98 52

**IMPULSION 62-80** 

#### 11 bis, rue du Camp de Droite 62200 - BOULOGNE-SUR-MER

Téléphone: 21 87 04 29 Agence CALAIS : 21 34 59 91 Agence BERCK : 21 09 09 19 Agence ABBEVILLE : 22 24 56 97

#### **BILLY** électronique

163, route Nationale 62420 - BILLY-MONTIGNY Téléphone: 21 20 47 10

#### **BRETAGNE/NORMANDIE PAYS DE LOIRE**



#### COMPOSIUM

33, rue des Reguaires 29000 - QUIMPER Téléphone: 98 95 23 48

#### DIFFELEC

112 bis, rue Voltaire 72000 - LE MANS Téléphone: 43 24 36 70

#### CENTRE/BOURGOGNE LIMOUSIN/AUVERGNE



#### COMPOTELEC

151, avenue John Kennedy 03100 - MONTLUCON Téléphone: 70 28 18 68

18, place Jean Epinat 03200 - VICHY Téléphone: 70 98 58 86

7, rue du Docteur Valette 19000 - TULLE Téléphone: 55 26 50 44

#### **FLOTEK**

44, rue Grande 36000 - CHATEAUROUX Téléphone: 54 27 69 18

#### **RADIO - SON**

5, place des Halles 37000 - TOURS Téléphone: 47 38 23 23

#### **ELECTRONIQUE SERVICE**


3, rue Adolphe Crespin 45000 - ORLEANS Téléphone: 38 53 36 38

#### **ELECTRON SHOP**

20, avenue de la République 63000 - CLERMONT-FERRAND Téléphone: 73 92 73 11
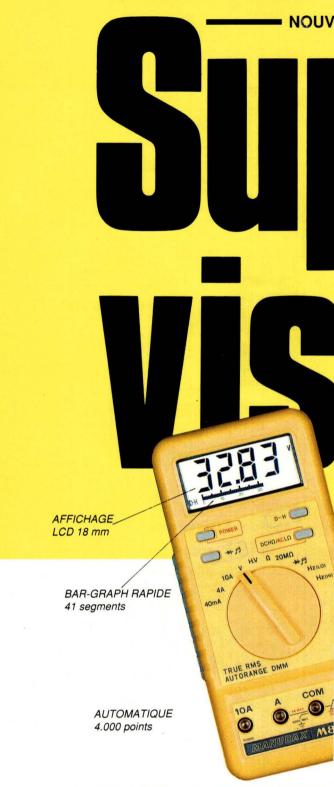
#### ABE

15, rue L.J. Thénard Z.I. Nord 71105 - CHALON-SUR-SAONE Téléphone: 85 41 30 37



#### **MULTIMETRE DIGITAL M 818B AVEC ECHELLE ANALOGIQUE**

Affichage max. : 3 3/4 digits 4.000 points, 0,5% de précision en DC RMS vrai (50 Hz à 1 KHz)

Bar-graph rapide

Afficheur LCD de 18 mm

Data Hold

Protection de surcharge 1000 V DC ou crête AC

Boîtier résistant aux chocs, étanche au ruissellement

Fréquencemètre 400 KHz

Test de continuité + diode (Buzzer)





# **AFFICHAGE** LCD 18 mm BAR-GRAPH RAPIDE **AUTOMATIQUE** 20.000 points

#### **MULTIMETRE DIGITAL M 4650B** AVEC ECHELLE ANALOGIQUE

INTENSITE MAX.

20 A

Affichage max. : 4 1/2 digits 20.000 points, 0,05% de précision en DC

Bar-graph rapide de 41 segments

Afficheur LCD de 18 mm

Intensité AC/DC, 20 A max.

Data Hold

Capacimètre

Fréquencemètre

Test de transistor, de diode et continuité (Buzzer)

60, rue de Wattignies - 75580 PARIS Cedex 12 Télex : 213 005 - FAX : (1) 43 45 85 62 Tél. : (1) 43 42 20 50

#### Liste des revendeurs MANUDAX

#### ALSACE/LORRAINE FRANCHE-COMTE



**REBOUL S.A.** 

Place du Marché 25000 - BESANCON

Téléphone : 81 81 02 19 : 81 50 14 85 Agence DIJON : 80 52 06 10

#### **FACHOT - ELECTRONIQUE**

5 bis, boulevard Robert Sérot 57007 - METZ Téléphone: 87 30 28 63

#### **BRIC' ELECTRONIC**

8, rue du Faubourg de Saverne 67000 - STRASBOURG Téléphone: 88 32 85 97

#### TL électronique

Carrefour d'Epinal 88190 - GOLBEY Téléphone: 29 34 17 17

#### POITOU CHARENTES/AQUITAINE **MIDI-PYRENEES** LANGUEDOC ROUSSILLON



#### **POMMAREL**

14. place Doublet 24100 - BERGERAC Téléphone: 53 57 02 65

#### SODIMEP

16, rue des Cosmonautes Z.I. du Palavs 31400 - TOULOUSE Téléphone: 61 54 34 54

#### DUPUY

228, rue d'Ornano 33000 - BORDEAUX Téléphone: 56 96 48 90

#### JL électronic

22, avenue Alphonse Mas 34500 - BEZIERS Téléphone: 67 28 74 57

#### **ELECTRON LOISIR 47**

54, rue Camille Desmoulins 47000 - AGEN Téléphone: 53 66 51 54

#### **ELECTRONIQUE SERVICE**

5, rue de la Madeleine 81000 - ALBI Téléphone: 63 60 73 98

#### **RHONE ALPES PROVENCE** ALPES/COTE D'AZUR



ELBO électronique

46, rue de la République 01000 - BOURG-EN-BRESSE Téléphone: 74 23 60 79

#### **ELECTRONIC DISPATCHING FRANCE**

8. rue Gustave Desplaces 13100 - AIX-EN-PROVENCE Téléphone: 42 27 45 45

#### B' DIS

Z.I. de Mayencin Rue de l'Etang 38619 - GIERES Téléphone: 76 51 29 28

#### **RADIO SIM**

18. place Jacquard 42000 - SAINT-ETIENNE Téléphone: 77 32 74 62

**PENTA MARSEILLE: 91 90 66 12** 

#### **ARLAUD TELE RADIO**

8-10, rue de la Fraternité 83000 - TOULON Téléphone: 94 41 33 65

#### KITS ET COMPOSANTS

16-18, rue Saint Charles 84000 - AVIGNON Téléphone: 90 85 28 09

PENTA LYON: 72 73 10 99

#### **TOUT POUR LA RADIO**

140, rue de Crequi 69003 - LYON Téléphone: 78 60 26 23

#### CORSE



Téléphone : 95 33 09 15

# S.N. GÉNÉRATION V.P.C.

3, allée Gabriel - 59700 MARCQ-EN-BARŒUL Tél. 20.89.09.63 Télécopie : 20.72.00.47






# ÉPOXY PRÉSENSIBILISÉ

Plaque **circuit imprimé présensibilisé** positif 200x300 mm fournie avec son sachet de révélateur pour 1 litre (ÉPOXY PRÉSENSIBILISÉ POSITIF 16/10°).

EP 3020 + AR 45 39,00 F T.T.C.



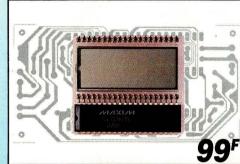


**VOLTMÈTRE 3 1/2 DIGITS LCD** 

Kit voltmètre universel livré avec afficheur, IU 7136, circuit imprimé percé, composants actifs et passifs, fenêtre d'afficheur et notice de montage (sans boîtier).

KT 0001 ......99,00 F T.T.C.
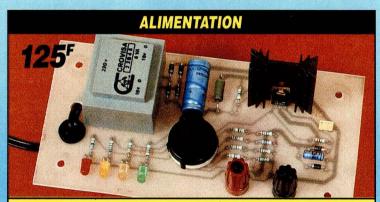
# Les produits Vedette du mois!


Les commandes téléphoniques (matériel disponible décrit dans cette publicité, départ en contre-remboursement ou C.B.) seront expédiées dans la journée en Colissimo (supplément de 10,00 F) Poste (délai normalement garanti par les P.T.T.: 48 heures).



**ALIMENTATION 0,5 A-3 V, 5 V, 9 V, 12 V (décrite dans Électronique Pratique, Mai 90).** Petite alimentation de table en kit aux performances étudiées 3 V, 5 V, 9 V, 12 V - 0,5 A. Bruit à vide ≤ 5 mV à C. Courant de court-circuit : 1 A. Kit livré avec circuit imprimé servant de support au montage, tous les composants passifs et actifs, transfo, cordon secteur, accessoires et notice très complète.

T 0003 \_\_\_\_\_\_125,00 F T.T.C.

#### RÉSISTANCES MONTAGE EN SURFACE

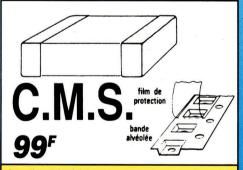

Assortiment de résistances pour montage en surface  $\pm$  5%, 200 ppm, 0,25 W, livrées en bandes. La série E 12 par 10 pièces par valeur (10E, 12E, 15E, 18E, 22E, 27E, 33E, 39E, 47E, 56E, 68E, 82E, 100E, 120E, etc.) de 10E à 1 M $\Omega$ , soit 610 résistances.

CMS 0004 .......99,00 F T.T.C.

#### **GOLDSTAR: LA BONNE MESURE!**



Résol 100 μV -0,3% ACV = 200 mV à 750 V 5 Résol 100 μV -0,5% ACA/DCA = 2 mA à 10A 5 Résol 1 μA OHM = 200 E à 20 ME Résol 0,1 E CAP = 2nf à 20 μF 3 Résol 1 pf (zéro ajust) FHZ = 20 kHz et 200 kHz 2 TEST = continuité sonore, diode et HFE.

DCV = 200 mV à 1000 V 5

GOLDSTAR 7333. Un labo complet dans un multimètre LCD 3 1/2 digits, dimensions : 185x90x45, un appareil de qualité supérieure.

GL 7333 589,00 F T.T.C.

#### KIT D'INSOLATION




169<sup>F</sup>

#### KIT D'INSOLATION

Composé de deux tubes 15 W 43 cm, de 4 douilles pour tube, de supports de starter, de 2 starters, d'un transfo pour deux tubes, d'un cordon secteur et d'une notice de montage.

KIT D'INSOLATION 169,00 F T.T.C.

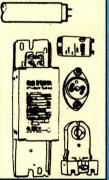

#### EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE


Résumé des conditions générales de vente : prix unit. T.T.C. Port et emballage : 16 F quel que soit le montant de votre commande. Contre-remboursement : 26 F à ajouter aux 16 F ci-dessus en cas de C.R.T.


Colis hors normes P.T.T. (> 7 kg ou dimensions totales > 1 mètre) : envoi en port dû par transporteur.

Modes de règlement : chèque bancaire, postal, mandat-lettre, C.R.T., Carte Bleue (communiquer n° et date de validité).

Colissimo: traitement prioritaire de votre commande et expédition en Colissimo P.T.T. (délai d'acheminement normalement garanti par l'administration postale : 48 heures).

# semi-conducteurs optoélectroniques

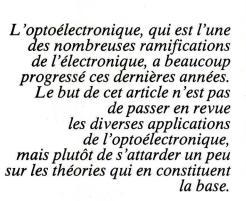

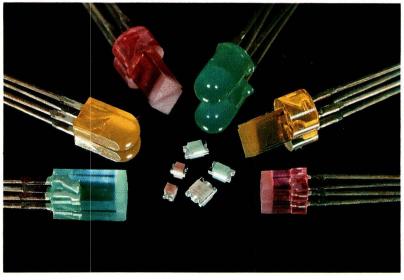

#### LES ÉMETTEURS ÉLECTROLUMINESCENTS

#### Généralités sur les DEL

Il s'agit de diodes électroluminescentes qui émettent un rayonnement dont la longueur d'onde dépend essentiellement de leur constitution.

Fondamentalement, la lumière est produite par un processus double d'injection puis recombinaison d'électrons et de trous dans un semi-conducteurs qui libère de l'énergie sous forme de photons.

La figure 1 illustre la structure

Dans ces matériaux, les électrons libres excités dans les bandes de conduction, peuvent retrouver leur niveau d'énergie initiale par recombinaison avec des trous, en libérant les photons, encore appelés phonoms d'énergie.

Une jonction n'est pas nécessaire à ce processus mais c'est le meilleur moyen connu pour obtenir des électrons et des trous libres.

La jonction p - n est réalisée en dopant le cristal avec des atomes (impuretés) qui introduisent:

- des électrons juste en-dessous de la bande de conduction, côté n - donneurs (Si . Cr . Te...) des trous juste au-dessous de la bande de valence, côté p accepteurs (Si, Zn...).

Bandes de Electrons conduction 🔾 Eg= $\Delta E$  (bande interdite) Ev //////////////////////////////// valence

Figure 1: Structure d'une DEL.

d'une DEL qui est finalement commune à tous les semiconducteurs:

 des bandes de conductions où circulent les électrons

 une bande de valence où circulent les trous.

Ces deux types de bandes sont séparés par une bande interdite.

Peu d'énergie est alors nécessaire pour exciter les électrons des bandes de conduction et les trous de la bande de valence. pour donner en définitive des électrons et des trous libres.

#### Génération de la lumière (figure 2)

Sans tension extérieure, aucune charge ne peut traverser la jonction à cause de la barrière de potentiel, qui forme barrage. Dès que la tension devient suffisante, le potentiel de la barrière est réduit et des électrons sont injectés du côté N au côté P (trous de P vers N).

Cet excès d'électrons et de trous forme des paires instables qui se recombinent en émettant des photons lorsqu'elles retrouvent leur état initial, à un niveau d'énergie plus faible.

Cependant, pour produire de l'énergie lumineuse, le cristal doit avoir une configuration de structure d'énergie qui permette cette recombinaison.

Ainsi, les semi-conducteurs classiques produisent très peu d'énergie lumineuse. Mais revenons à notre cristal : l'énergie des photons émis correspond à la hauteur de la bande interdite △E (en électron-volt).

$$\triangle E = h \vartheta \text{ avec } \vartheta = \frac{c}{\lambda}$$

d'où la longueur d'onde :

$$\lambda = \frac{c}{9} = \frac{hc}{\Delta E}$$

c = vitesse de la lumière :

3 × 10° m/s

h = constante de PLANCK :  $6,62 \times 10^{-34} \text{ J. s}$ 


△E = hauteur de la bande interdite en électron volt

 $(1 \text{ eV} = 1,602.10^{-19} \text{ J})$ 

Ex. : Ga As → 1,43 eV Ga P →2,25 eV

Dans un matériau semi-conducteur direct, les trous et les électrons ont des mouvements égaux quand ils sont injectés et se recombinent : théoriquement, toute l'énergie peut être transformée en photons (Ga As). C'est la recombinaison directe.

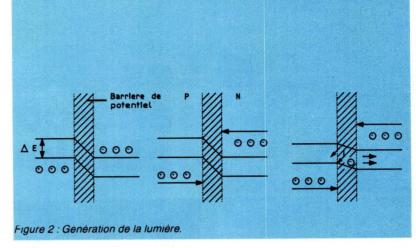Par contre, dans un matériau semi-conducteur indirect, les moments sont différents. Les électrons ne peuvent pas se recombiner par une transition directe au travers de la zone interdite: ils effectuent une transition intermédiaire avec des impuretés, à un niveau d'énergie inférieur, en perdant ainsi de l'énergie. Il s'agit de la recombinaison indirecte.





Enfin, la recombinaison peut être intermédiaire : elle s'effectue à des niveaux d'énergie inférieurs à la bande interdite à des niveaux intermédiaires, établis par des impuretés dans le cristal semi-conducteur.

Ces recombinaisons intermédiaires ayant pour résultat une perte d'énergie, la recombinaison bande à bande devrait être plus efficace. Malheureusement les photons, dont l'énergie h 9 est inférieure à  $\Delta E$ , s'échappent plus facilement du cristal. Pratiquement le rendement peut être amélioré par l'utilisation d'impuretés dont le niveau est proche de la bande de conduction (donneurs côté n) et de la bande de valence (accepteurs côté p).

Ainsi, avec des impuretés silicium dans un cristal As Ga (infrarouge) le rendement atteint 20 %. Dans certains cas, on utilise également les impuretés pour modifier la longueur d'onde émise (h $\vartheta$  =  $\Delta$ E).

Par exemple, le Ga P avec une hauteur de bande interdite de 2,26 eV, émet normalement une lumière verte. Dopé avec de l'oxygène (donneur) et du zinc (accepteur), il émettra une lumière rouge.

#### Matériaux (figure 3)

Les matériaux de base couramment utilisés en optoélectonique sont l'arsenic de gallium (As Ga) et ses dérivés Ga As<sub>(1 - x)</sub> P<sub>(x)</sub> (Ga As P) et le phosphure de gallium Ga P.

Le Ga As émet une lumière infrarouge, tandis que le Ga P émet une lumière verte. Mais comment peut-on alors obtenir la couleur rouge, qui est de loin la plus utilisée dans le domaine du visible?

Deux processus sont appliqués : - Partant de Ga P, la longueur d'onde λ peut être modifiée par une double épitaxie liquide réalisant une jonction PN avec des impuretés d'oxygène profondément enterrées, sur un substrat de Ga P.

- Partant de Ga As, un composé de Ga As P est déposé en épitaxie en phase vapeur sur un substrat de Ga As type N.

La longueur d'onde est déterminée par la concentration en As et en P et théoriquement on peut obtenir une lumière variant de l'infrarouge au vert.

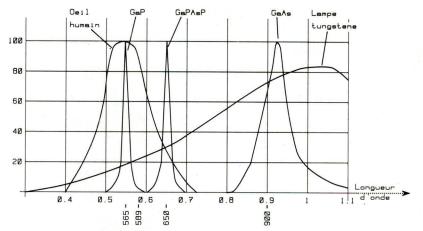


Figure 3 : Longueurs d'onde selon les matériaux.

Cependant, au-dessus d'un certain pourcentage de phosphure, la recombinaison commence à être indirecte et l'efficacité décroît. Ce processus est actuellement réalisable depuis l'infrarouge jusqu'à l'ambre.

#### Diodes électroluminescentes au Ga Al As

La Société RTC-Philips Composants a développé un procédé industriel d'épitaxie liquide multicouche permettant l'élaboration de diodes électroluminescentes au Ga Al As à très haute intensité lumineuse. Cette structure est utilisée dans différents types de composants: voyants, matrices de points, afficheurs, émetteurs/transmetteurs pour fibre optique, capteurs et photocoupleurs.

Cette nouvelle diode est composée de deux couches au Ga Al As réalisant une hétérojonction sur un substrat de Ga As; cette disposition permet d'accroître le rendement quantique d'injection électronique dans la couche active.

La **figure 4** illustre une comparaison de ce type de DEL par rapport à des DEL standard évoqués en début d'article. En examinant les courbes, il apparaît clairement :

- une efficacité triplée par rapport aux structures GaPAs/GaP dites « super rouges » pour un faible courant d'alimentation,

- aux intensités plus importantes l'efficacité se trouve multipliée par 20 si on se réfère aux structures Ga P As/Ga P étant donné que les DEL Ga Al As ne présentent pas de phénomène de saturation.

En outre, ce type de DEL présente d'autres propriétés intéressantes :

- une caractéristique de tension directe faible,

 une linéarité inégalée par les autres structures dans une large plage de courant (quelques mA à plusieurs centaines de mA),

 une plus grande stabilité due à la structure intrinsèque du Ga Al As, ainsi qu'une plus grande durée de vie.

#### LES PHOTORÉCEPTEURS

#### Principe de la photoconduction

Il existe deux groupes de photoconducteurs :

- les détecteurs **homogènes** (à conduction intrinsèque ou extrinsèque) également appelés détecteurs photoconductifs.

les détecteurs non homogènes ou à jonction comme les cellules photovoltaïques (cellules solaires), les photodiodes, les phototransistors.

D'une manière générale, la photoconduction est un phénomène physique dans lequel l'absorption de photons, par les électrons liés d'un matériau semiconducteur, fait passer ces électrons dans un état d'énergie plus élevé en augmentant provisoirement la concentration des porteurs libres qui participent à la conduction.

# Détecteurs homogènes intrinsèques

L'énergie « h\$ » du photon est cédée à un électron de valence. Cette excitation peut le faire passer de la bande de valence dans la bande de conduction. Ce processus ne peut se réaliser que si l'énergie « h\$ » du photon est supérieure ou égale à la largeur de la bande interdite :

Les paires « Electron-Trou » libérées par absorption de photons ont tendance à se recombiner pour retourner à l'état d'équilibre.

L'augmentation de la conductivité du cristal est proportionnelle à la densité « N » des photons absorbés. Pour un éclairement E donné, la caractéristique courant-tension est une droite passant par l'origine des axes des coordonnées, de pente α de valeur proportionnelle à l'éclairement.

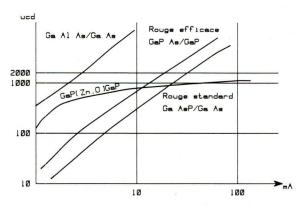


Figure 4 : Intensite visuelle en fonction du courant pour différentes D.E.L. rouges.

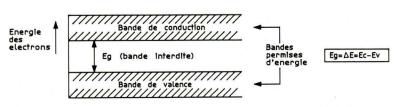


Figure 5 : Absorption d'un rayonnement dans un semi-conducteur.

# Détecteur homogène extrinsèque

Par introduction d'impuretés bien choisies et bien dosées, on obtient des niveaux d'énergie supplémentaires pour les électrons dans la bande normalement interdite. Il en est de même si le cristal comporte certaines imperfections. Sous certaines conditions, ces niveaux peuvent se prêter à un effet photo-électrique, sous l'action des photons dont l'énergie « h\$ » est nettement inférieure au saut d'énergie du semi-conducteur.

Un tel cristal extrinsèque présente donc un avantage sur le cristal intrinsèque en ce sens que les transitions peuvent se réaliser avec des énergies plus faibles et que la conduction peut être supérieure malgré un coefficient d'absorption plus faible :  $h\vartheta < E_{\rm G}$ 

#### Cellules photovoltaïques

Les cellules photovoltaïques sont réalisées à partir de jonctions PN dans lesquelles sont créées des zones désertées par les porteurs libres, de part de d'autre de la jonction et donnent naissance à un champ électrique interne sans polarisation extérieure.

En éclairant la jonction, les photons incidents génèrent dans le cristal des paires « Electron-Trou » qui tendent à diffuser sur une distance correspondant à la profondeur d'absorption du rayonnement. Les électrons et les trous ainsi créés dans la zone désertée sont séparés et drainés par le champ électrique :

 les électrons sont entraînés jusque dans la région N qui devient plus riche en électrons,
 les trous sont dirigés dans la région P qui devient plus riche en trous.

Les paires « Electron-Trou » générés hors de la zone désertée, en région P ou N, se recombinent dans cette région équipotentielle.

Ainsi, seuls les porteurs minoritaires qui atteignent par diffusion la zone de champ électrique, contribuent à l'effet photovoltaïque. Il en résulte un courant circulant dans le sens N →

Pour recueillir des courants plus élevés, donc des énergies plus grandes, on réalise des cellules photovoltaïques ou « solaires » de la plus grande section possible. On en fabrique qui mesurent 7,5 centimètres de diamètre (3 pouces) et même 10 cm (4 pouces) et 12,5 cm (5 pouces).

#### **Photodiodes**

Elles ressemblent aux cellules photo-voltaïques aux dimensions près: elles sont constituées de cristaux rectangulaires ou carrés de quelques millimètres carrés seulement. Les porteurs sont essentiellement collectés par le champ électrique de la jonction.

Les photodiodes sont polarisées en inverse, de façon à augmenter la zone de désertion et à ne travailler qu'avec des courants inverses générés par l'éclairement de la jonction.

La **figure 6** montre un exemple courant de montage. Elles peuvent cependant être montés en direct dans certaines applications particulières, tel qu'un générateur de tension.


#### Phototransistors (figure 7)

Il est constitué comme un transistor classique, c'est-à-dire avec deux jonctions, dont la base est « sortie » ou non. Le courant de base est généré par effet photo-électrique.

Le phototransistor peut être considéré comme l'association d'une photodiode (jonction base-collecteur) et d'un transistor en série jouant le rôle d'amplificateur.

R.K.

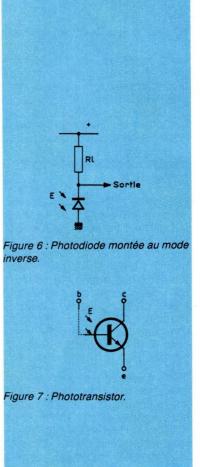
Sources: Documentation RTC-Philips Composants.




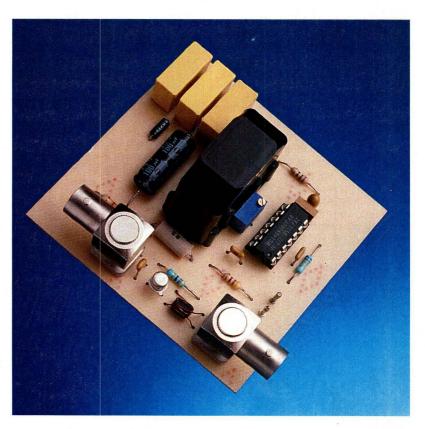
# Générateur d'impulsions courtes

Le montage que nous proposons ce mois-ci va permettre la production d'impulsions à flancs très raides et d'amplitude élevée. Le but de cette publication est double puisque nous voulons d'une part décrire la réalisation d'un générateur dont la forme d'onde de sortie se rapproche de celle d'une impulsion de Dirac (dont les applications sont multiples, attaque de filtre, réponse spectrale, étude de la transformée de Fourier...) et d'autre part tenter de vous faire découvrir la technique exploitant le transistor en régime d'avalanche.



Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons commencer par un survol des techniques de génération d'impulsions puis nous poursuivrons par une courte étude sur le comportement en avalanche des jonctions. Il faut noter que cet article n'est pas rédigé dans le but de remplacer un cours théorique complet, c'est pourquoi les lecteurs désireux d'approfondir le sujet se reporteront à la bibliographie publiée à la fin.

#### La génération d'impulsions courtes

Il existe de nombreuses méthodes lorsque l'on désire produire des impulsions de courte durée. Dans le cas où l'on s'intéresse à des signaux de faible pente, un circuit logique peut faire l'affaire. La largeur de l'impulsion délivrée reste néanmoins limitée à quelques dizaines de nanosecondes. De plus l'amplitude ne dépasse généralement pas cinq volts. En fait, les générateurs du commerce qui

produisent de fines impulsions, sont bâtis autour de composants spéciaux appelés « steprecovery diode ». Le paragraphe qui suit, décrit brièvement le fonctionnement de telles sour-

#### Les diodes de type « step-recovery »


Lors de l'utilisation d'une diode en commutation rapide, on se trouve toujours confronté au problème du temps de recouvrement dudit composant. Ce temps de recouvrement est intimement lié aux stockage et mouvement des porteurs dans la jonction. Le recouvrement d'une diode polarisée en direct, c'est-à-dire le retour à l'état bloqué, se fait en deux étapes. Il existe d'abord une phase de stockage suivie ensuite d'un temps de transition. Celui-ci correspond principalement à l'intervalle de temps nécessaire à la charge de la capacité de transition, qui apparaît au travers de la

jonction polarisée en inverse. le contrôle de ce paramètre se fait en ajustant le dopage de la jonction PN. On obtient ainsi des diodes dont le temps de transition atteint les 100 picosecondes: il s'agit des diodes step-recovery encore appelées « snap-off » ou bien « snap-back ».

Afin d'illustrer nos propos, la fiqure 1 représente une configuration classique qui met en jeu une diode associée à une résistance. A l'entrée du montage se trouve appliqué le signal du haut. Pour t=t1, la diode conduit et l'on retrouve en sortie le potentiel d'entrée, amputé de la tension directe du composant. Lorsque t vaut à présent t<sub>3</sub>, la ionction commence à se trouver polarisée en inverse et de par la charge stockée précédemment, la diode continue de conduire en suivant l'entrée. En fait, de t2 à t3, la charge emmagasinée par le composant commence à décroitre avec une pente similaire à celle du courant. En t4, la charge n'a toujours pas été évacuée et le courant inverse continue de circuler jusqu'à la fin, en t<sub>5</sub>. A cet instant, la diode se rebloque avec un temps de transition très court. La somme du temps d'évacuation de la charge (ts) avec le temps de transition (tr), représente le temps de recouvrement inverse (reverse recovery time) de la jonction, trr. Comme indiqué, la variation de tension durant cette transition est nettement plus rapide que celle du potentiel d'entrée. On remarquera également que l'amplitude de la variation correspond à Vr.

Supposons à présent que durant l'intervalle t<sub>2</sub> t<sub>4</sub>, la tension d'entrée décroisse très lentement. Il se peut donc qu'à t=t3, une large part de la charge stockée soit évacuée. Et même, si la pente d'entrée est vraiment très faible, à t=t3, la charge vaut zéro. Dans tous les cas, s'il persiste une petite charge à l'instant t<sub>3</sub>, la tension aux bornes de la diode ne pourra pas descendre à une valeur négative importante puisque la phase d'évacuation de la charge sera quasiment achevée. Il s'ensuit alors un saut, qui apparaît lors de la période de transition, ne possédant qu'une amplitude duite.

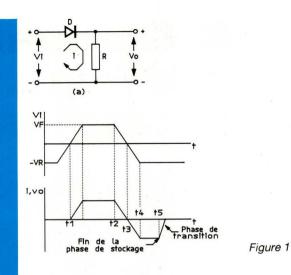
En résumé, on notera qu'une exploitation efficace de l'effet « step recovery », passe par l'application à l'entrée du dispositif d'un signal dont la pente blo-



quante reste assez forte. Ceci afin d'atteindre une importante tension négative avant la fin de l'évacuation de charge.

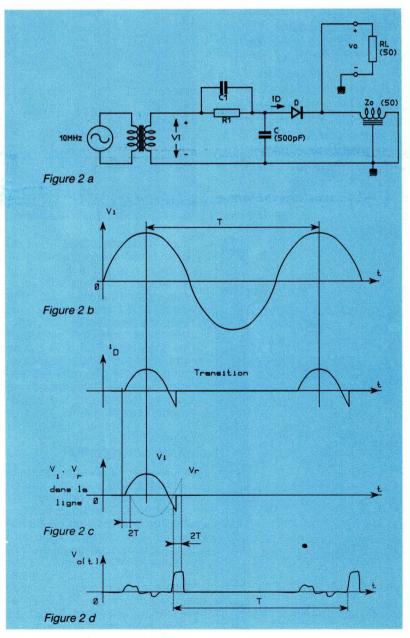
#### GÉNÉRATEUR D'IMPULSIONS

La **figure 2a** illustre la mise en œuvre d'un générateur exploitant l'effet précédemment décrit.



principalement s'articule autour d'une diode associée à une ligne à retard. Initialement, la courte longueur de ligne se comporte sur la cathode de la diode comme une résistance de valeur égale à l'impédance caractéristique Z<sub>0</sub>. Ainsi, sur chaque portion positive du signal d'entrée, la diode conduit et nous supposerons que les conditions sont requises afin que le composant produise l'effet step-recovery (temps de conduction long et pente assez abrupte). C'est pour cette raison que l'on a adjoint le réseau R1, C1 dont le condensateur produit polarisation une négative, forcant la diode à ne conduire qu'au proche voisinage de la positive. Vous reconnu un classique circuit de clamping qui va décaler la tension d'anode sous le zéro volt. Dans le cas présent, puisque l'on désire un temps de conduction appréciable, la constante de temps du réseau RC sera plus faible que d'habitude. La forme du courant circulant dans la diode est représentée en figure

Comme exposé plus haut, de par la charge stockée, la diode conduit pendant un certain temps en mode inverse, puis le courant revient brutalement à zéro durant la période de transition. On récupère ce signal, dont l'amplitude vaut 1/2RIId, aux bornes de RI. Il parcourt la ligne et revient (avec un signe négatif) après un temps égal à deux fois le temps de propagation (ligne refermée sur la masse). Lorsque ce potentiel réfléchi se représente à l'entrée de la ligne, la diode est bloquée, et le câble se trouve maintenant adaptée par RI (qui vaut Zo) : il n'y a plus de réflexion. La combinaison des deux signaux, direct et réfléchi, produit sur RI une impulsion dont la largeur vaut deux fois le temps de propagation de la ligne (figure 2d). Le reste du temps, la sortie vaut à peu près zéro. Pour que ce circuit fonctionne correctement, il faut que le signal d'entrée varie très rapidement. Ceci implique l'utilisation d'un signal d'entrée sinusoidal haute fréquence, dans la gamme 10 à 500 MHz, par exemple. Il s'agit en fait du temps de vie des porteurs minoritaires qui limite la fréquence basse. En effet, plus celle-ci diminue et plus la charge stockée se dissipe par recombinaison durant un cycle, réduisant l'énergie de l'impul-

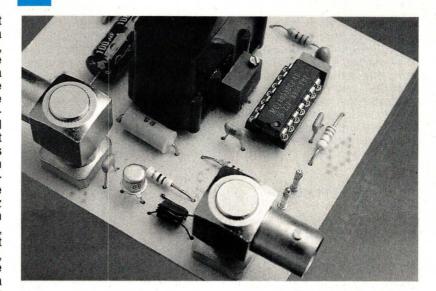

Grace à ces diodes, on peut mettre en œuvre des montages délivrant des signaux dont le contenu spectral est très étalé. Citons par exemple les générateurs de peignes (Comb generators). Une autre application de ces composants est le multiplicateur de fréquence (Frequency multiplier).

#### Générateur à transistor

Ce type de montage exploite la faculté de certains transistors à passer très rapidement d'un mode bloqué vers un mode saturé, lorsque l'on établit leur point de repos proche d'une région d'avalanche. Avant de s'écrier « mais qu'est ce qu'en est-il\_ vraiment ? » (sketch de Guy Bedos), nous allons procéder à quelques récapitulatifs très généraux sur ces phénomènes d'avalanche.

#### Symboles utilisés

Lorsque l'on caractérise un transistor, on fait appel à des notations qui indiquent la grandeur associée aux deux broches ainsi que l'état de la troisième. Par exemple, Icbo, représente le


courant circulant dans la jonction collecteur-base l'émetteur ouvert (o, pour open). De même, Vceo, indique une valeur de potentiel mesurée pour une broche de base en l'air. Si un B apparaît devant la notation, il s'agit d'un paramètre de claquage (B pour breakdown).

#### Limitation en tension d'un transistor

Lorsque l'on observe le classique réseau de Kellog (lc = f(Vce)) d'un transistor, on remarque pour des potentiels émetune teur-collecteur élevés, incurvation des caractéristiques, comme en témoigne la figure 3. Ces dernières tendent vers une asymptote verticale commune, BV. Le coude obtenu est plus ou moins brusque selon cette tension BV, dite de claquage. Les causes de ce phénomène sont au nombre de trois et agissent parfois simultanément :
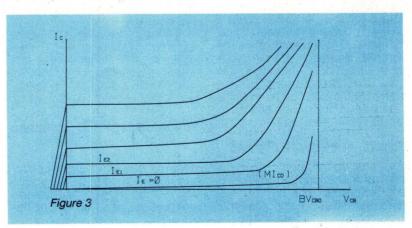
#### Tension de perçage

Puisque la jonction collecteurbase se trouve polarisée en inverse, il s'ensuit une augmentation de la hauteur et de l'épais-



seur de la barrière de potentiel associée à cette jonction. Pour des épaisseurs de base faible et des tensions élevées, il se peut que cette fameuse barrière de potentiel augmente au point d'occuper toute la zone de base. A ce moment, la barrière collecteur-base vient alors en contact avec la jonction émetteur-base et le transistor devient un courtcircuit.

#### Tension de claquage d'avalanche

Lorsque les porteurs minori-taires injectés dans la base par l'émetteur traversent la barrière créée par la jonction collecteurbase, ils subissent l'action d'un champ électrique qui les accélère. Si ce champ possède une amplitude assez élevée (soit une tension collecteur-base importante), l'énergie fournie devient alors suffisante pour produire une ionisation par collision avec les électrons de valence appartenant aux atomes associés à la barrière de potentiel. Les nouveaux porteurs ainsi créés provoquent à leur tour des collisions supplémentaires, d'où une augmentation du courant collecteur : c'est l'effet d'avalanche.

Le claquage ainsi réalisé reste assez lent (caractéristique statique présentant un coude très arrondi). Pour une grande partie des transistors, l'avalanche peut se présenter convenablement par l'équation du coefficient multiplicateur M, donné par la for-mule de Miller (paramètre qui régit l'augmentation de courant collecteur ; (M égale 1 en régime linéaire et est supérieur à l'unité en zone d'avalanche):

 $M = 1-(Vcb/Vcbo)^n$ . n correspond à un paramètre qui dépend du transistor et vaut entre 2 et 10. Il contrôle la raideur de la transition en zone d'avalanche. Lorsque n est important, M conserve une valeur proche de l'unité jusqu'à ce que l'on atteigne BVcbo : à ce moment, M grandit de manière abrupte. Pour une valeur faible de n, le coude d'avalanche est bien plus arrondi. On remarquera que le coefficient multiplicateur M n'est fonction que de la tension collecteur-base.

#### Tension de claquage de zener

L'application d'une tension inverse à une jonction PN élève le champ électrique qui règne à l'intérieur. Ceci s'accompagne d'un balayage des porteurs

libres (mobiles). Il reste alors les ions fixes dans la zone, dite de charge d'espace, dont la charge fixe cumulée compense celle des porteurs mobiles balayés. Lorsque l'on dépasse une certaine valeur de champ, ce dernier rompt des liaisons de covalence et libère un grand nombre d'électrons de valence, entraînant une diminution de la résistic'est purement l'effet zener. On admet également que les électrons accélérés par le champ dans la charge d'espace acquièrent une énergie suffisante pour arracher par collision d'autres électrons aux atomes constituant le matériau : il s'agit de l'effet avalanche.

On remarque que le phénomène, dû à une ionisation dans la charge d'espace, est cumulatif. Ce type de claquage porte, par extension, le nom d'effet zener. La décharge ne détruit pas la diode et le phénomène reste réversible.

#### Déclenchement de l'avalanche

Le déclenchement du phénomène dépend du montage dans lequel le transistor est intégré, ou, pour être plus précis, des tensions et courant qu'impose ce montage. Considérons le cas habituel où la jonction collecteur-base se trouve polarisée en inverse. Dans ces conditions, en négligeant l'effet Early (diminu-tion de l'épaisseur de base pour des Vce importants, entraînant une augmentation du gain h<sub>fe</sub>), l'expression approchée du courant collecteur vaut :

 $I_c = -\alpha OI_F + Icbo.$ 

Le coefficient  $\alpha_0$  représente le gain statique en base commune, lié à son homologue caractérisant le montage collecteur-commun, β<sub>0</sub>, par la relation suivante Bo =  $\alpha$ o / (1- $\alpha$ o). Puisque la valeur d'αo est proche de 1 pour des transistors bipolaires, Bo peut atteindre des valeurs importantes (99 pour αo=0,99 et 499 pour  $\alpha o = 0.998$ ).

Si l'on veut tenir compte du phénomène d'avalanche, il faut introduire le coefficient multiplicateur M défini plus haut :

 $I_{c} = M (-\alpha o I_{E} + Icbo)$ . On distingue à présent plusieurs cas :

#### Courant I<sub>E</sub> nul (ou maintenu constant)

Dans ce cas, le courant collecteur tend à devenir infini lorsque Vcb=BVcbo. C'est le cas du montage en base commune (figure 3).

Pour un émetteur commun, les choses se passent différemment car c'est alors l'intensité de base qui est maintenue sensiblement constante. Le courant Ic s'exprime alors par la relation :

$$I_{C} = -\frac{\alpha o MI_{B}}{1 - \alpha o M} + \frac{Mlcbo}{1 - \alpha o M}$$

#### IB nul


On voit d'après la formule précédente que le courant collecteur tend vers l'infini lorsque  $1 - \alpha o M = 0.$ Soit lorsque Vcb, qui vaut sensi-blement Vce, prend la valeur désignée par BVceo : BVceo = BVcbo  $(1 - \alpha o)^{1/n}$  qui reste malgré tout, inférieure à BVcbo.


#### Vbe = 0

Dans ce cas, on teste simplement la diode collecteur-base et l'on définit le paramètre BVces (s pour short, court-circuit base émetteur) qui vaut BVcbo.
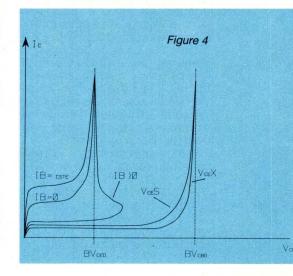
#### Résistance placée entre l'émetteur et la base

On obtient ici un résultat intermédiaire entre le cas lb = 0 (R infinie) et Vbe = 0 (R nulle). Il s'agit de la tension BVcer. Les résultats finaux sont reportés sur la courbe de la figure 4. Il est possible, en théorie, d'augmenter la tension de claquage en connectant la base via une résistance, à une source négative. On définit alors le paramètre BVcex. De façon générale, BVces > BVcer (pour une résistance de faible valeur) BVceo. En fait, pratiquement, les deux premiers potentiels sont sensiblement égaux et représentent la tension de claquage de la diode collecteur-base.



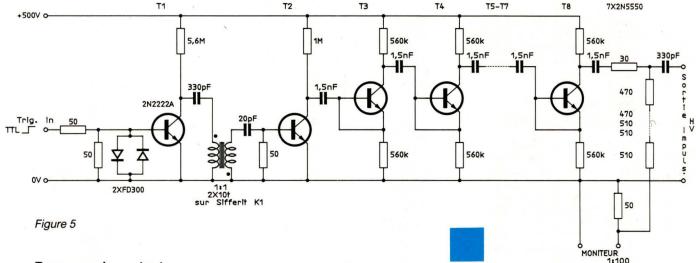

#### Remarque importante

Contrairement à ce que l'on peut voir sur certaines courbes, les caractéristiques relatives aux potentiels BVcex, BVces ne reviennent pas en arrière. Dans cette configuration, l'émetteur n'est plus sollicité (court-circuit ou shunt avec la base) et ne joue plus son rôle d'injecteur de porteurs. On teste alors la diode collecteur-base, avec quelques différences sur les valeurs de claquage obtenues comme indiqué précédemment. Il reste évident que les mesures faites pour BVcer avec une résistance faible, se rapprochent de celles effectuées pour BVces. Inversement, des mesures relevées pour une résistance base-émetteur forte, conduisent à un retour en arrière des courbes puisque l'émetteur est à nouveau actif.

#### Second claquage


Un rapide mot sur ce phénomène complexe appelé en Anglais, second breadkown. II intervient pour certaines combinaisons courant-tension résultant d'un claquage initial par effet d'avalanche. Il se produit alors une soudaine concentration d'énergie dans un petit volume, entraînant la fusion locale de la jonction, suivie d'un court-circuit émetteur-collecteur. Ce phénomène, contrairement aux précédents, provoque la destruction du transistor.

#### MESURES RÉALISÉES SUR UN 2N2222


Afin de travailler correctement sur le mode avalanche d'un transistor, il est important de connaitre ses caractéristiques dans cette région. Inutile de consulter les data-books des constructeurs, les courbes dans cette zone en sont absentes. On ne peut pas non plus utiliser un traceur de courbes genre Tektronix, car le balayage trop lent (50 Hz) dans la région avalanche, porterait préjudice au transistor. Résultat, nous avons réalisé un mini-traceur de courbes en s'inspirant d'un montage préconisé par JP Vabre dans son excellent ouvrage, Electronique des Impulsions chez Masson. Le schéma utilisé se trouve en figure 6. La dent de scie est élaborée à partir d'une capacité chargée à courant constant, puis déchargée brusquement par un transistor. Le tout pilote le montage sous test (D.U.T, device la tension d'avalanche n'est fonction du courant de base que lorsque celui-ci possède un signe positif. Il n'y a d'ailleurs que pour ces valeurs que l'on constate une incurvation des courbes suivie d'un second claquage.
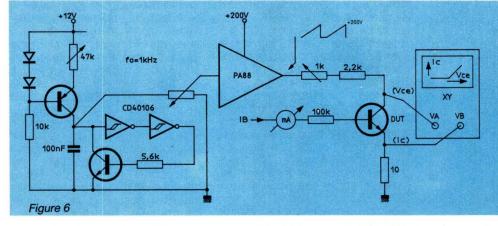
#### Utilisation du transistor en régime d'avalanche

D'après les mesures que l'on a pu faire, le passage de l'état bloqué vers l'état saturé, en traversant la zone d'avalanche, s'effectue dans un temps très



under test), via un amplificateur APEX **PA88** alimenté +200 volts. La visualisation s'effectue grâce à un oscilloscope bicourbe, commuté en XY. La fréquence de balayage vaut environ un kilohertz. La figure 7 indique les divers résultats obtenus. Le commentaire principal intervient sur l'importante valeur de BVcbo quand on connaît celle donnée par le constructeur (60V). L'explication est simple; le constructeur se donne une marge de sécurité énorme qui correspond ici à plus de deux fois le potentiel annoncé dans le data-book. Deuxième remarque,

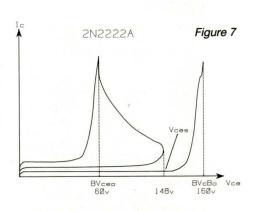

court : de l'ordre de quelques nanosecondes. Ceci laisse prévoir qu'un transistor utilisé dans ce mode, devient un interrupteur extrêmement rapide.

#### Etats stables en régime d'avalanche

La figure 8a représente un tracé de caractéristique d'avalanche pour un transistor quelconque. A partir de cela, on peut définir trois zones, sachant que l'on travaille en émetteur commun

Dans la région 1, le transistor bloqué offre une résistance dynamique positive, valant : Rd = dVce/dlc.

En zone 2, de par l'incurvation, le rapport dVce/dlc devient négatif et la résistance dynamique reste supérieure à Rc (lc

peu important).

- A partir de la zone 3, la résistance, toujours négative, diminue : Rd devient inférieure à Rc. On se trouve en présence de deux résistances mises en série : l'une positive et l'autre négative. A présent, appliquons trois polarisations différentes, entraînant trois droites de entraînant trois charge statiques, illustrées en figure 8a, également. En S1, le point de repos est stable. En effet, la somme des deux résistances est positive. En 2, la forte négative entraîne résistance l'instabilité du montage : si l'on considère la tension d'entrée appliquée au pont ainsi réalisé, constante, alors toute diminution de V2 entraîne une diminution de Rd (la résistance est négative) qui provoque donc un accroissement de courant dans Rc. Ceci conduit à une augmentation de V1, d'où une nouvelle diminution de V2. On arrive à une instabilité qui se stoppera lorsque Rd deviendra inférieure à Rc. C'est le cas pour le point S3, qui correspond à une somme de résistances positive (Rd très petite devant Rc).

#### Conséquence

Lorsque l'on travaille en régime d'avalanche, il faut veiller à ce que la droite de charge statique, d'équation Vce = Vcc - Rclc, ne coupe pas la caractéristique d'avalanche dans la région 3, car le point de fonctionnement y est stable (figure 8b). Dans ces conditions, on définit une tension dite de verrou (latching voltage) qui exprime l'impossibilité de passer du point S au point B. En effet, on ne peut aller de S en A ou encore de B en A, sans qu'il soit possible de dépasser cette

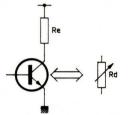


Figure 8 a

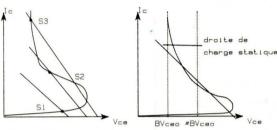


Figure 8 b

tension de verrou. Si en plus, on reste en A suffisamment longtemps, on peut, de par les valeurs des courant et tension mis en jeu, claquer définitivement le transistor à cause d'une puissance dissipée trop élevée.

#### Générateur d'impulsions déclenché

Nous n'allons étudier que le mode déclenché. Les lecteurs intéressés par le fonctionnement relaxé se reporteront aux ouvrages donnés en bibliographie. Le premier montage que nous vous proposons se trouve en **figure 9a**. Il met en jeu un transistor NPN associé à deux résistances. Le transformateur isole l'entrée du circuit du généet, d'impulsions rateur continu, court-circuite la base avec l'émetteur autorisant ainsi une forte tension de repos (proche de VBces). Le réseau de courbes associé à ce dispositif se trouve en figure 9b. Comme à notre habitude, nous avons effectué une simulation de ce circuit grâce à PSPICE. Le schéma rentré dans le logiciel se trouve figure 12a. Les résultats de simulation sont en figure 12b. Les résultats sont presque conformes à ceux obtenus pratiquement ; il subsite évidemment des différences dues, entre autres, aux dispersions sur les potentiels d'avalanche.

#### Fonctionnement du générateur

Puisque par le manque de polarisation le transistor se trouve bloqué au repos, la capacité se charge à + Vcc. Lorsque l'on


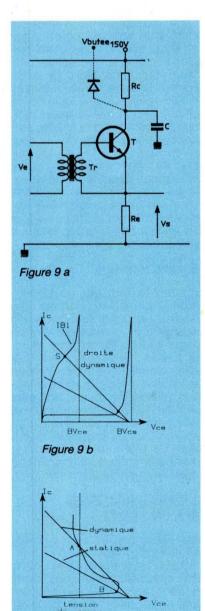


Figure 9 c

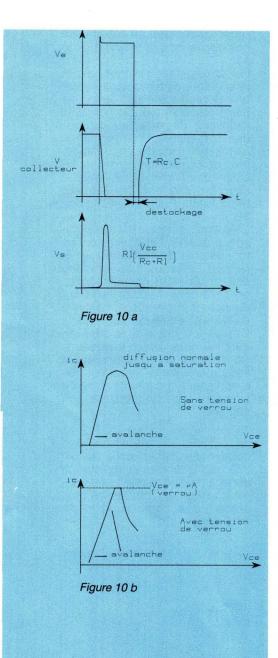

applique à l'entrée du montage une impulsion de courant lb1. le transistor passe en un temps très court du point B au point S. On définit ce point grâce à la courbe lc = f(Vce) à lb = lb1 associée à la droite de charge dynamique, dont l'équation s'écrit : Vce = -Req.lc. Avec Req possédant la valeur résultante de la mise en parallèle de Rc avec RI. Soit pratiquement RI puisque Rc >> Rl. Si l'on considère la constante de temps réseau RIC importante devant le temps de commutation, alors on peut admettre que la droite de charge dynamique (dynamic load line, en Anglais) provient de son homologue statique par l'action conjuguée d'un déplacement et d'un bascule-

On peut distinguer deux cas qui découlent de la discussion sur les états stables :

ment.

- La droite de charge dynamique, en basculant, ne coupe pas la caractéristique d'avalanche (tracée pour une résistance placée entre la base et l'émetteur) en un point stable. En ce cas, l'excursion de sortie vaut VB-VS.

 Il existe à présent un point de séquence entre la droite de charge dynamique et une région de type 3: il s'agit d'une position stable. On obtient alors une variation de potentiel réduite à la tension de repos moins la tension de verrou (figure 9c).

La différence entre ces deux comportements, réside d'une part dans l'excursion de la tension de sortie mais d'autre part également dans les puissances mises en jeu : les produits tension-courant ne sont pas les mêmes en S qu'en A. Il subsiste une autre différence qui réside dans le mode de fonctionnement du transistor. Nous verrons cela un plus bas.

Si à t = 0, on applique une impulsion à l'entrée du montage, le transistor entre en conduction et se sature immédiatement. Graphiquement, cela se traduit par un basculement de la droite statique en droite de charge dyna-mique. Il apparaît alors sur la résistance d'émetteur un pic de tension proportionnel à la résistance de jonction collecteur-émetteur (Rd) qui joue, en colla-boration avec RI, le rôle d'un diviseur potentiomètrique. La tension aux bornes de RI chute rapidement car la capacité se décharge de manière quasi instantanée dans la somme RI plus Rd (constante de temps très faible). On obtient alors une impul-

sion de courte durée, possédant une légère dissymétrie dans les temps de montée et descente : à la montée intervient essentiellement la rapidité avec laquelle le transistor applique aux bornes de RI le potentiel emmagasiné dans C; tandis qu'à la descente, il s'agit de la décharge de C dans la somme RI + Rd.

Comme le transistor se trouve à présent saturé, il subsiste dans R un courant valant :

Vcc / Rd + Rc.

On reste dans cet état le temps que l'impulsion d'entrée disparaisse et que le transistor se complètement. désature capacité débute alors sa charge vers Vcc, hissée par Rc, entraînant une diminution du courant lc. Cela se traduit sur le graphique par un déplacement parallèlement à elle-même, de la droite de charge dynamique dans le sens des courants décroissants. Enfin, lorsque lc redevient presque nul, la droite dynamique rebascule en droite statique, prête pour un nouveau cycle. La figure 10a illustre les chronogrammes obtenus avec le montage de la figure 9a.

En figure 10b se trouvent les modes de fonctionnement du transistor dans le temps. Elle rend à présent évident l'avantage de travailler avec une tension de verrouillage. En effet, dans le premier cas, le transistor commute rapidement, conduisant à une montée rapide de courant, puis, de par son passage de région d'avalanche en zone de régime linéaire, on freine la vitesse de croissance de l'intensité : le pic possède un arrondi. En revanche, dans le second exemple, on reste en avalanche tout le temps ce qui autorise une pente d'excursion constante: on obtient un pic raide.

#### Limitation du montage

Elle réside dans la fréquence de récurrence qui ne peut dépasser une certaine valeur. Si l'on fixe C pour une largeur d'impulsion, la fréquence de répétition peut être augmentée en diminuant Rc afin de réduire le temps de récupération (recharge de C à +Vcc). Dans cette hypothèse, il faut veiller à ne pas trop baisser Rc car sinon on peut amener le transistor en régime permanent d'avalanche (au point A, par exemple) et le détruire. Une astuce consiste à placer une diode comme indiquée en pointillé sur la figure 9a. Elle agit en fait comme une butée en empêchant la tension de collecteur de dépasser le potentiel présent sur la cathode (proche de la valeur de claquage). On peut désormais, plutôt que de baisser Rc, augmenter Vcc dans le but d'accélérer la charge de C et donc de réduire le temps de récupération.

L'obtention de fréquences de récurrence de quelques dizaines de mégahertz est possible, mais à mesure que cette fréquence augmente, la durée de l'impulsion doit être réduite jusqu'à ce que la largeur du signal délivré devienne de l'ordre de grandeur du temps de montée. Au delà de cette étape, il faut réduire l'amplitude des impulsions.

Autre désavantage, les caractéristiques d'avalanche sont très dispersées d'un transistor à l'autre, pour un même type. La température n'arrange pas les choses non plus... En conséquence, la tension d'alimentation doit être réajustée lors du changement de transistor.

#### Remarque

En utilisant certains transistors, on peut visualiser des impulsions malgré l'absence de signal d'entrée. Le montage fonctionne alors en mode relaxé ou autooscillant. L'explication réside dans le fait que la droite de charge statique coupe la caractéristique d'avalanche dans la zone 2 (figure 8a), ce qui correspond à un état instable. On remédie à ce problème en modifiant la valeur de la résistance de collecteur, de telle sorte que la droite de charge statique ne coupe plus la région 2.

L'alimentation peut également vous jouer des tours si l'ondulation résiduelle dépasse une certaine valeur, au delà de laquelle le montage s'amorce tout seul.

#### Conclusion provisoire

Ce paragraphe clot notre rapide survol de la théorie, suivie de la mise en œuvre du transistor en régime d'avalanche. Nous ne pouvons ici, faute de place, représenter et décrire les autres circuits utilisant ce mode de fonctionnement. Nous invitons le lecteur à se procurer le tome III de la série « électronique des impulsions » rédigée par JP Vabre qui décrit précisément toute une série d'applications des régimes d'avalanche.


#### LE MONTAGE COMPLET

Il se résume à la construction d'une alimentation haute tension suivie d'un module exploitant l'effet avalanche. Le résultat de nos cogitations se trouve **figure** 11.

La section alimentation s'articule autour d'un montage élévateur dont le transistor se trouve piloté par un 4093. On notera la simplicité de mise en œuvre : une quelconque régulation n'était pas nécessaire, compte tenu des courants mis en jeu. Le calcul d'une telle alimentation a déjà été proposé par l'auteur dans Radio-Plans n° 490, page

La première porte réalise l'oscillateur local (9,5 kHz), suivie d'un monostable destiné à ajuster le rapport cyclique du créneau délivré au MOS de puissance : on peut ainsi modifier la valeur du potentiel de sortie. La grille de T1 est attaquée sous faible impédance grâce à la mise en parallèle des deux inverseurs. R3 permet un fonctionnement sans oscillations parasites en amortissant la capacité d'entrée à l'inductance associée câblage.

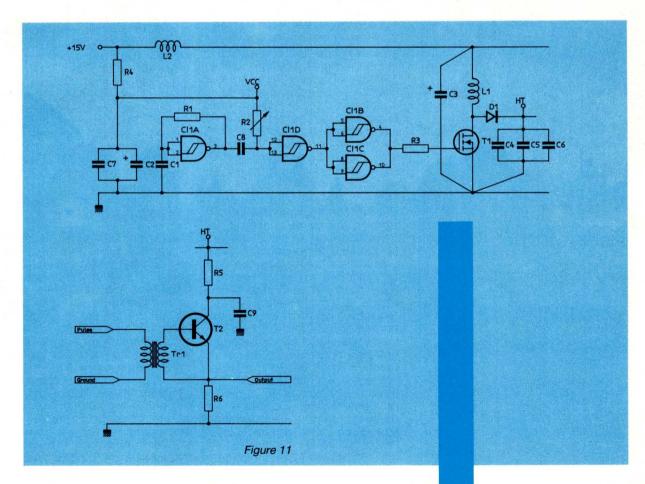La mise en parallèle des condensateurs de sortie réalise une capacité dont la résistance série totale diminue sensiblement, autorisant un filtrage plus efficace de la composante haute fréquence.



Dans le but d'éviter des accrochages éventuels, les alimentations sont toutes découplées localement. La bobine L2 bloque tout retour de HF qui pourrait perturber la régulation de l'alimentation délivrant le 15 volts.

#### Réalisation pratique et choix des composants

L'ensemble des éléments tient sur une carte imprimée dont les tracé et implantation vous sont proposés respectivement en figure 13 et 14. Le fait d'implanter les embases BNC sur le circuit, confère à la réalisation une compacité certaine.

Nous avons utilisé un 2N2222 pour T2, mais rien ne vous empêche d'expérimenter d'autres références NPN. Attention cependant à la tension de claquage collecteur-base...

Le transformateur d'entrée a été élaboré à partir d'une perle ferrite, comme celle insérée dans les câblages de grille (ou base) de composants en commutation. Un classique tore conviendrait également. Quelques tours de fil fin suffisent amplement pour déclencher le transistor. On veillera simplement à conserver un sens de bobinage constant.

T1 doit être un transistor MOS dont la tension drain-source atteint au moins 200 volts : un IRFD 210 fait l'affaire. Un boîtier en modèle TO220 conviendra également.


En principe, D1 devrait être un modèle rapide, genre Schottky, mais nous avons expérimenté une classique 1N4007 avec succès.


Concernant la bobine de « puissance » L1, c'est en raclant les fonds de tiroirs que nous avons trouvé une self qui, associée à un condensateur, servait de filtre HF dans une alimentation à découpage. Rien ne vous empêche de la bobiner vous même sur un tore de ferrite. Sa valeur d'inductance vaut environ 27mH.

Entree de l'impulsion de declenchement

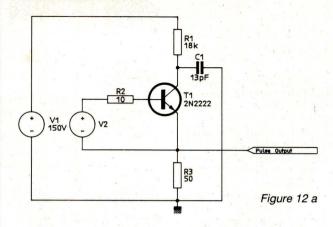
#### Mise au point du module


Elle se résume simplement à ajuster, grâce à R2, la tension de sortie aux alentours de 150 volts. A cet effet, on laissera d'abord R2 à sa valeur la plus grande, soit  $10k\Omega$ , avant d'appliquer le 15 volts. On injectera ensuite des impulsions d'amplitude de quelques volts (TTL, par exemple) à l'entrée du mon-



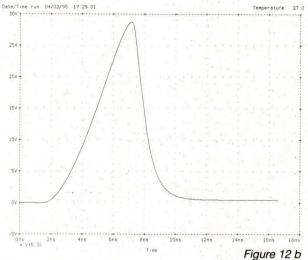

Figures 13/14

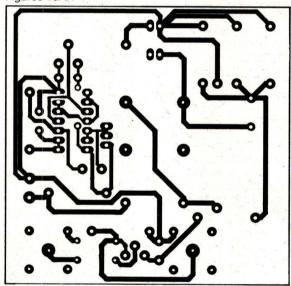

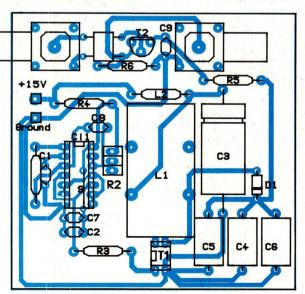

Sortie 50 Ohms

tage : largeur 1 µs et fréquence de répétition proche de 500 kHz. Ceci afin de charger convenablement l'alimentation. On procèdera alors au réglage de R2, en amenant le potentiel de sortie à la valeur désirée. Nous avons relevé un rapport cyclique proche de 90 %.

De par la forte valeur de L1, il est possible d'atteindre presque 250 volts. On se limitera cependant à la tension de claquage de T1 fournie par le constructeur.

#### Performances obtenues

La fréquence de répétition maximum (limitée ici par la puissance de l'alimentation HT) atteint facilement le mégahertz. L'amplitude de l'impulsion dépasse les vingt cinq volts. Sa largeur vaut environ 3ns.

L'oscillogramme proposé a été relevé à l'aide d'un oscilloscope 400 MHz, possédant une recopie d'écran. La largeur de « pulse » est mesurée à mi-hauteur. On pourra toujours, à titre d'information, visualiser l'impulsion sur simple oscillo 50 MHz, mais les mesures ne seront pas significatives (temps de montée de l'oscilloscope trop important). La seconde recopie d'écran représente le contenu spectral de l'impulsion, obtenu à l'aide d'un analyseur de spectre. Ceci illustre parfaitement les limites du transistor en avalanche lorsque l'on désire produire un spectre très étalé.

La figure 5 représente un exemple d'application développé à Nuremberg, destiné à produire des impulsions négatives d'amplitude 2,4kV (dans une charge de 200 ohms) avec un temps de montée inférieur à 2ns.

#### CONCLUSION

espérons que Nous cette approche théorique de l'avalanche, agrémentée d'une réalisation pratique, permettra à certains d'entre vous d'y voir plus clair dans ce domaine. La maquette pourra servir de base à un enseignement concernant la production et l'utilisation des impulsions courtes en électronique. L'auteur tient particulièrement à remercier M. Pierre Aloisi, de Motorola Toulouse, pour son aide précieuse à la rédaction de cet article.


#### Christophe BASSO

#### Bibliographie:

Electronique des impulsions, III. Jean-Paul tome VABRE. MASSON Pulse, Digital and Switching Waveforms. MILLMAN and

TAUB. International Student Edition.

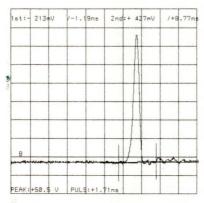**Physics** of semiconductor devices. S.M. Sze. WILEY International Editions.



Oscillogramme obtenu à l'aide d'un oscilloscope 400 MHz.



Contenu spectral de l'impulsion obtenue.

#### Nomenclature

#### Résistances 5 % 1/4W

R1:68 k $\Omega$ 

R2 : 10 k $\Omega$ , ajustable multitours debout

 $R3:10\Omega$ 

R4:470 Ω

 $R5:18 k\Omega$ 

R6:47 Ω

#### Condensateurs

C1:10nF

C2:10µF/16V tantale

 $C3:100\mu F/16V$ 

C4:  $1\mu F/250V$  Mylar

C5: 1 µF /250V Mylar

C6: 1 µF /250V Mylar

C7:0.1 µF

C8: 6.8nF

C9:10pF

#### Semi-conducteurs

T1: IRFD210

T2:2N2222

D1:1N4007

IC1: CD4093

#### Composants magnétiques

L1: self 27mH

L2:22µH

L3: transformateur réalisé sur une

perle de ferrite


#### **Divers**

Deux embases BNC pour circuit imprimé.

# L'EPROMER AC :
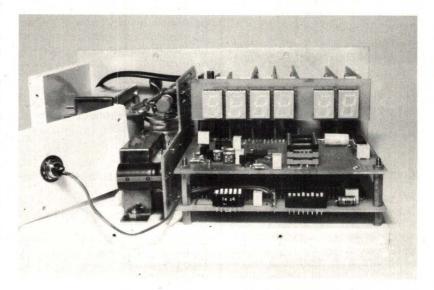
# Etude et conception d'un programmateur d'eprom très particulier

La littérature spécialisée a souvent proposé des programmateurs d'eprom, et pour mémoire nous rappellerons le célèbre PRM4 de Monsieur Wallaert, publié en 1986 dans ces mêmes pages. Toutefois, on doit constater que seuls deux modèles sont présentés : programmateurs manuels (bonjour les switches), ou programmateurs exclusivement destinés à être liés à un ordinateur. Notre étude est sensiblement différente : l'Epromer AC devra être suffisamment souple pour permettre à la fois des actions manuelles des lectures autonomes, et bien entendu une liaison à un ordinateur. Pour cela, nous avons examiné en détail les problèmes et tenté d'y apporter des solutions, peu banales parfois, comme par exemple nos afficheurs hexa super-économiques!



Tout électronicien aura un jour ou l'autre une « grosse envie d'eprom » !

Quel que soit son secteur de prédilection – audio, micro, HF, etc. – chacun d'entre nous sera conduit, dans un laps de temps plus ou moins long, à faire appel à ces mémoires capables de stocker non seulement des programmes, mais plus simplement des séquences ou des données conditionnelles.

Trop souvent le lecteur est amené à penser qu'une mémoire n'est utilisable que par un système à microprocesseur. C'est faux! De nombreuses exploitations sont possibles en ne faisant appel qu'à des « explorations » séquentielles.

#### QU'EST-CE QU'UNE EPROM ?

C'est avant tout une MÉMOIRE.

Sa particularité principale est d'être effaçable par l'utilisateur, contrairement à une ROM qui est figée une fois pour toutes par le constructeur. Ce type de mémoire a la propriété de conserver les données qui lui sont confiées pendant un temps relativement long (10 ans), ce qui n'est pas le cas d'une RAM, laquelle est « vivante ». Pour cette dernière, une coupure d'alimentation conduit à la perte des informations.

Il est primaire mais pourtant réel de comparer une EPROM à un matriçage à diodes que l'on pourrait modifier (presque) à volonté. C'est magique! Avec un peu d'idée on peut concevoir des merveilles. Un seul exemple très simple: avec une 2764, on dispose de plus de 8000 séquences de 8 bits. Si on pense à un jeu de lumières, c'est

8193 combinaisons pour 8 lampes, faciles à commander par un simple compteur 13 bits. Notre envie est de convaincre le lecteur qu'une EPROM est à sa portée; et, comme notre confrère Patrick GUEULLE le disait dernièrement « surtout ne vous en privez pas »!

Nous allons dans ces lignes tenter de vous familiariser avec ces petites merveilles, mais avant il nous faut préciser que notre programmateur est uniquement prévu pour les 2764 et 27128 ainsi que les versions C. Pourquoi diable avoir posé de telles limites? Tout simplement pour des raisons de coût, non pas du programmateur par lui-même mais des EPROMs : en effet, en observant attentivement tarifs de multiples distributeurs, on constate qu'une 2708 coûte beaucoup plus cher qu'une 2764! Nous avons donc trouvé ridicule de compliquer la machine dans ces conditions.

Il serait peut-être bon de rappeler la relation référence-capacité: quand on dit 27 64, le 64 est à multiplier par 1024 pour connaître le nombre de cases mémoire, et à diviser par 8 pour obtenir le nombre d'octets. Cela donne donc 8192 octets pour une 64 et 16384 pour une 128.

#### Comment ça marche?


Voyons comment mettre en service une EPROM. Notre choix étant bloqué sur 2764 et 128, nous n'aurons pas à vous casser la tête avec les connexions qui changent d'un modèle à l'autre (c'est déjà en soi un cadeau!). Le lecteur impatient pourra consulter la **figure 6**, mais nous n'en avons pas immédiatement besoin.

LECTURE : pour lire le contenu d'une EPROM, il faut :

1 - dire quelle adresse doit être lue. Pour la 64, 13 bits suffisent, 14 étant nécessaires pour la 128. Prenons l'adresse 0.

2 - Une fois l'adresse mise en place, une impulsion sur la broche OE (output enable) va présenter sur le bus de données le contenu de l'octet correspondant à l'adresse 0. Si chaque sortie commande une led, on peut « voir » le mot de 8 bits contenu à cette adresse 0.

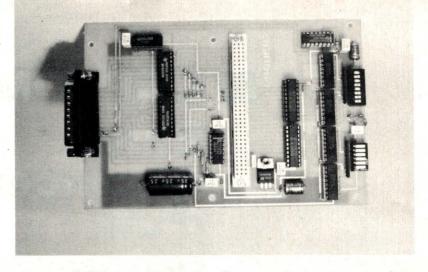C'est tout! Bien entendu il y a des broches à porter à telle ou telle tension mais on s'en moque pour l'instant. Pour lire la seconde adresse, il faut présenter 1 sur le bus (le contenu de l'adresse 0 reste visible), une impulsion sur OE et cette fois le



contenu de l'octet correspondant à l'adresse 1 s'affiche, etc. On comprend donc que pour lire une EPROM en ligne (c'est-àdire en suivant les adresses), un simple compteur incrémentant ou décrémentant les mots d'adresses, suivi d'une impulsion de lecture et le tour est joué. Mieux encore, pour une commande de lumières, on peut se permettre de bloquer OE (ici en appliquant un niveau logique bas), et de ne séquencer que les adresses.

A la fin de cet article, vous serez en mesure de lire le contenu d'une EPROM et même d'en exploiter les données vers un montage extérieur.

#### **Ecriture**

Le processus est très semblable.

présenter l'adresse.

2 - fournir la donnée à conserver.

3 - appliquer la tension de programmation VPP et envoyer une impulsion d'écriture sur la broche PGM.

Nous n'entrerons pas ici dans les « détails », mais certaines conditions sont à remplir quant à la tension VPP (21 V pour la 2764, mais seulement 12,5 V pour la 27C64 (CMOS), idem pour la durée de l'impulsion sur PGM (les temps varient considérablement d'un modèle à l'autre et la valeur généralement indiquée de 50 ms est plutôt arbitraire, mais nous verrons cela en temps utile).

Vous voyez que ce n'est pas bien compliqué et bougrement intéressant. Si vous manquez d'idées pour exploiter les EPROMs, rassurez-vous Electronique RADIO-PLANS ne vous laissera pas tomber. A titre d'exemple immédiat, relisez donc l'article de Monsieur GUEULLE numéro 509 page 43 en sachant que vous pourrez très bientôt écrire et lire VOS EPROMs! Pour vous tenter encore, sachez que mille configurations sont possibles: supposons que vous ayez besoin de mots de 16 bits au lieu de 8. Vous avez le choix entre mettre 2 EPROMs, ou lire une adresse, latcher huit bascules, puis en lire une autre et enfin exploiter l'ensemble. Mais n'allons pas trop vite.

qu'il fallait présenter des adresses et lire ou écrire des données. La première chose qui nous semble indispensable est

Nous avons vu précédemment

d'en visualiser les valeurs sans avoir besoin d'un ordinateur et sans avoir à traduire 14 LEP pour l'adresse et 8 pour la donnée. Un affichage hexadécimal en clair est donc nécessaire

pour un mimimum de confort.

#### AFFICHAGE HEXA

Observons les besoins: pour afficher les données, le maximum étant FF (les 8 bits à 1), deux afficheurs sont suffisants. Pour les deux adresses une 64 nécessitera 1FFF et une 128 3FFF. Dans les deux cas 4 afficheurs sont à prévoir. Donc 6 afficheurs HEXA. Plongeonsnous dans les catalogues et regardons les tarifs. Le seul afficheur hexa avec logique intégrée etc. largement diffusé est le TIL311: Prix = 140 F pièce multiplié par 6 = 840 F !!!

PAS D'ACCORD! On doit pouvoir faire mieux. Déjà on sombre dans la bidouille si l'on se dit que l'afficheur de poids fort des adresses peut être un modèle décimal (0 à 3), car pour trouver un modèle de look identique aux 5 incontournables, c'est exclu.

Ne nous laissons pas abattre et feuilletons joyeusement un quintal de data books : MIRACLE, il existe un décodeur HEXA pour afficheurs traditionnels. DAMNED, aucun fournisseur ne tient en stock le 9368! Il ne nous reste plus qu'à les construire « à l'ancienne ».

	ETEINTS	ALLIMES
	LILINIS	ALLUMES
	G	ABCDEF
1		
	ADEFG	ВС
	C F	ABDEG
	E F	ABCDG
	E F	ABCDG
L	A D E	BCFG
1		
	ВЕ	ACDFG
F	В	ACDEFG
	DEFG	АВС
		ABCDEFGH
Ч	E	ABCDFG
H	D	ABCEFG
Ь	A B	CDEFG
	BCG	AFED
ппоп		
	A F	BCDEG
=		
	ВС	ADEFG
=		
-	BCD	AEFG
TOTAL	34	79
TOTAL	34	17

Figure 1

Commençons par observer la figure 1. L'affichage sur un 7 segments classique de 0 à demande deux concessions : B et D doivent être écrits en minuscule pour se distinguer de 8 et 0. Par tradition, on choisit d'allumer les segments utiles. Faisons le compte : 79 commandes sont nécessaires. C'est beaucoup. Prenons le problème à l'envers, et supposons que tous les segments soient allumés « par défaut ». Combien faut-il en éteindre pour écrire de 0 à F? 34 seulement! Le gag, c'est que mettre les drapeaux au 6 et au 9 réduit le nombre de commandes et le C majuscule également (nous avons essayé le C minuscule, et ce n'est pas beau du tout, pire on croit que l'afficheur est en panne).

Ni une ni deux, mise en application de la constatation. La figure 2 répond à nos besoins. Pour vous la rendre plus sympathi-que, disons d'emblée qu'un afficheur HEXA complet revient à moins de 40 F et nous n'avons pas fini. Au stade où nous en sommes, c'est déjà 600 F d'économisés sur les 840 prévus.

D'accord, le schéma présenté figure 2 est ringard, mais plutôt aimable (en dollar). Rien que du traditionnel: un bon vieux 74154 (LS de préférence), 34 diodes, un sextuple inverseurs à collecteurs ouverts (74LS05), un transistor pour faire le 7e, quelques résistances et un afficheur 7 segments courant.


Certains doivent se dire que pour implanter tout cela il va fal-loir une place folle. Non point chers amis, si on ose placer 11 des diodes sous le 74154...


Mais continuons de construire notre bloc d'afficheurs. Comme en témoigne le dessin nous n'avons pas multiplexé. C'est un Pour choix! l'afficheur ADRESSE 3, nous avons prévu l'allumage du point décimal afin de couper en deux les adresses. Pour tout vous dire, nous avons supprimé sur notre maquette cette possibilité.

Maintenant que nos afficheurs sont des 7 segments classiques, rien ne nous empêche d'utiliser un 74LS47 pour le 6° (0 à 3). Nous avons mis au 0V les entrées C et D, mais le circuit imprimé est prévu de telle sorte que ceux qui le voudraient pourraient l'exploiter jusqu'à 9. On a

gagné encore 15 F.

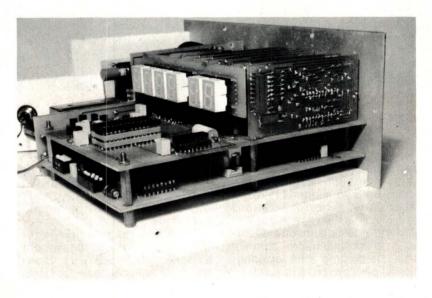Quant à la maintenance, le maximum est porté à 13 F (affi-



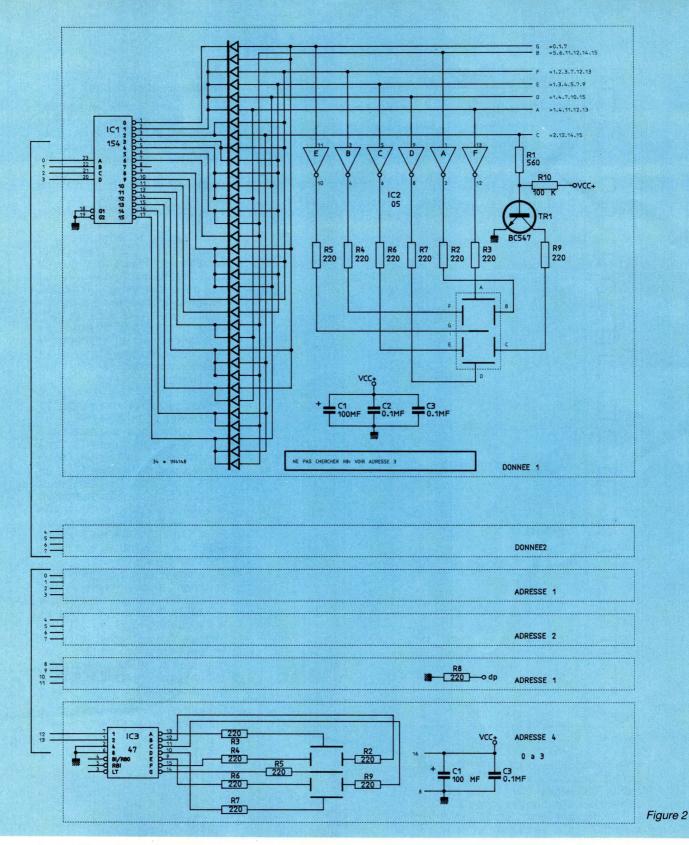

cheur HS) ou à quelques centimes (diode malade). Si un TIL 311 fléchit, c'est 140 F qu'il faut remettre en jeu.

Pendant que nous y étions, nous avons réfléchi à un décodeur uniquement pour 2764 (0 ou 1). La **figure 3** vous donne le résultat, mais nous ne l'exploiterons pas.

Comme nous disposons désormais d'un affichage complet pour une somme enfin raisonnable, on peut passer à la suite.

#### **HEXABOARD**

Le schéma **figure 4** regroupe les alimentations nécessaires à la fois pour le bloc d'affichage et celles utiles pour l'EPROM. Pour les afficheurs, c'est RG1 qui est de service. Pour l'EPROM, nous avons repris le principe adopté par notre confrère Monsieur WALLAERT pour le PRM4, et que nous avions également exploité dans mPOWER. Quelques simplifications toutefois

ont été faites car nous n'avions pas besoin de toutes les tensions requises par le PRM4.

sions requises par le PRM4.
QUE NOUS FAUT-IL? Tout
d'abord, du 5 V pour alimenter
l'EPROM sur sa broche 28
(VCC). Mais il faudra pouvoir
commander ce 5 V, car il n'est
pas question d'engager une
EPROM sur son support avec
les alimentations en route. Nous
avons donc créé une ligne de
commande qui permet à la fois
de couper les alims et indiquer à

l'utilisateur qu'il peut déplacer l'EPROM, mais également interdire à tous les signaux envoyés à cette dernière de « passer » quand l'autorisation de déplacement est donnée. Si vous le permettez, nous appellerons cette commande MOVE afin de

gagner du temps. En plus de VCC, il nous faut préparer VPP (tension de programmation). Quatre possibilités :

1 - si la ligne MOVE est active, VPP doit être à OV.

2 - en LECTURE VPP passe à +5V.

3 - en ECRITURE 2764 VPP = 21 V

4 - en ECRITURE 27C64 VPP = 12,5 V seulement.


Pour résoudre VCC, nous avons intercalé avant un 7805 (RG2) un « inter » à transistors constitué de TR2, TR4 et TR5. Si on met un niveau logique haut sur la base de TR5, son espace émetteur-collecteur porte la base de TR4 à 0V, ce qui interdit tout passage émetteur collec-teur dans TR2, le robinet est coupé donc VCC = 0V. Si par contre on présente un niveau logique bas, TR2 alimente RG2 lequel stabilise à +5 V.


Pour VPP, le système est semblable, à la seule différence que TR3 va fournir une tension élevée (+30 V) à un LM317 dont la régulation sera commandée par 2 lignes. En LECTURE, TR8 est


passant et AJ1 limite la tension VPP à 5 V. En ECRITURE, soit TR9 est passant et dans ce cas AJ2 permet de monter VPP à 12,5 V (versions MOS), soit TR9 est ouvert et AJ3 règle VPP à 21 V.

Récapitulons les commandes : Une ligne MOVE, une ligne écriture/lecture et une de choix 12,5/21 V pour VPP.

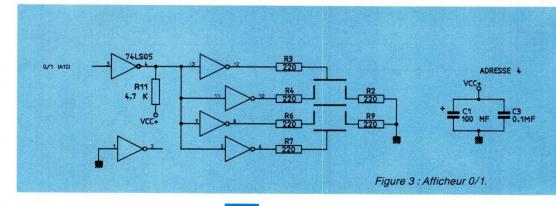La ligne MOVE arrive sur les résistances R16-R17, mais va également commander l'inhibition de IC4 afin de mettre les sorties de ce dernier en troisième état (HI). Remarquons R12, résistance de tirage à 1 de la ligne, correspondant à NO-MOVE.



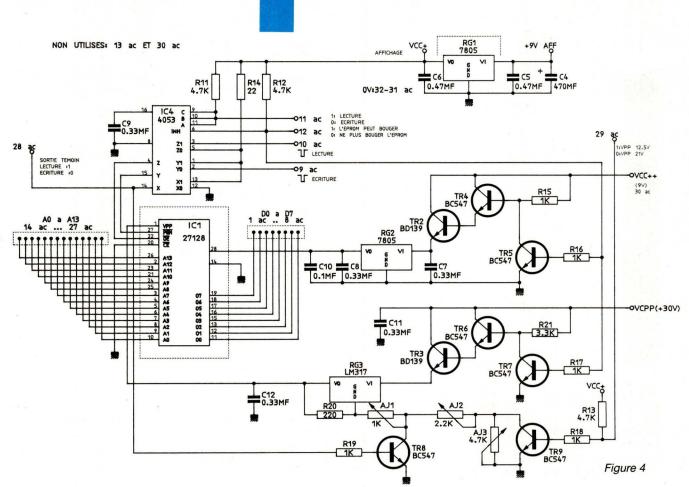

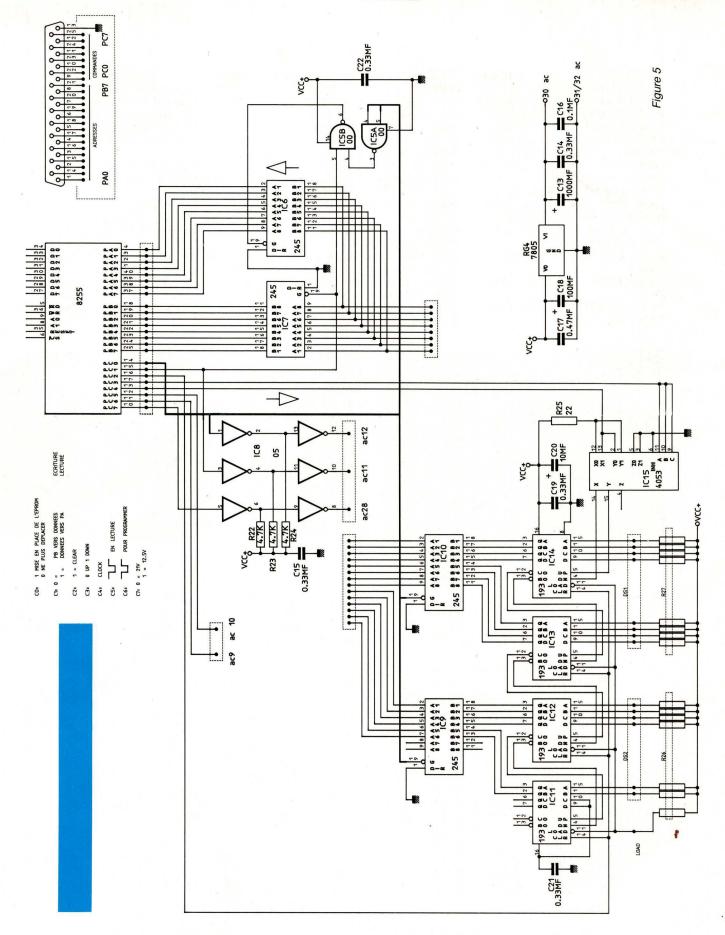

Tel qu'est branché IC4 (ABC reliées), un 0 sur ABC va relier X0 à X, Y0 à Y et Z0 à Z. Si ABC = 1, X1 est lié à X, etc. C'est un triple inverseur ! ABC sera à 1 si on demande la LECTURE, donc on peut transmettre l'im-

pulsion de lecture sur OE grâce à Z1-Z. Y1-Y va porter PGM à 1, et X1-X va envoyer un 1 sur la base de TR8 donc mettre VPP à 5 V. En commande ÉCRITURE,

En commande ÉCRITURE, Z0-Z porte OE à 1, Y0-Y permet

de transmettre les impulsions d'écriture sur PGM et X0-X ouvre TR8 par un 0 sur la base, portant VPP à 12,5 V ou 21 V.

Parlons un instant de CE : à 0 l'EPROM est sélectionnée. C'est

notre cas en permanence. Cette broche permet dans un système plus complexe utilisant plusieurs EPROMs, de sélectionner celle à laquelle on souhaite s'adresser.

Sur le dessin, certains points portent un numéro suivi de ac. Il s'agit des broches d'un connecteur mâle 41612 ac (32 paires de broches), qui lie tous les points utiles à la carte inférieure.

# **EPROMER2**

La suite du schéma est donnée figure 5. Que nous manque-til? Tout d'abord un générateur d'adresses, donc un compteur sur 14 bits. Le nôtre est prépositionnable et compteur-décompteur. Avouez que c'est plus sympa en manuel de filer directement à l'adresse voulue en « LOAdant » la combinaison des switches (DS1-DS2) que de devoir incrémenter n fois pour y aller. Quand l'EPROMER sera relié à un ordinateur, le prépositionnement ne sera pas accessible. Rien n'est plus facile avec un micro que de demander une incrémentation à partir de zéro à coup d'horloge interne. C'est quasiment instantané. Par contre, le micro pourra calculer une adresse par rapport à une autre grâce à la possibilité d'incrémentation-décrementation :

passer de 8012 à 8010 fera décrémenter de 2 au lieu de remettre tout à zéro et envoyer

8010 coups d'horloge.

Le bloc de comptage est constitué de IC11 à IC14. Pour le prépositionnement, la commande LOAD est libre et toutes les entrées sont forcées à 1 par les deux réseaux R26 et R27. Afin de simplifier le dessin, DS1 (elle est bonne: dessin DS1...) et DS2 ne mentionnent que les points de commandes, lesquels seront portés ou non à O par autant d'inters. Sur notre maquette nous avons provisoirement mis dip-switches ordinaires, mais ils seront remplacés par des modèles « clavier ». Ceux qui n'ont pas besoin de faire attention à leur budget pourront mettre des roues codeuses HEXA (presque 100 F pièce)!

Les sorties de notre compteur 14 bits transitent par IC9 et IC10 avant de rejoindre l'EPROM. Certains s'étonneront de nous voir utiliser des buffers bi-directionnels alors qu'on a besoin d'une seule direction. Le 245 est très bien organisé : les entrées d'un côté, les sorties de l'autre et le dessin du circuit imprimé s'en trouve considérablement simplifié. C'est vrai, il existe aussi des modèles bien organisés unidirectionnels mais l'auteur n'en avait pas sous la main...!

Ces buffers ne servent qu'à une chose: mettre les lignes d'adresse en troisième état quand MOVE est autorisé.

Remontons donc la ligne en traits gras (c'est MOVE). On voit qu'elle commande également IC8, et est inversée deux fois avant de filer sur ac12 donc reioindre la figure 4. Cette méthode évite les changements de logique et permet de sortir sur collecteur ouvert (rappelons que les PULL UP sont déjà en place). Le même traitement est appliqué aux lignes ECRITURE/ LECTURE et 21/12,5V (VPP).

IC15 n'est utilisé qu'aux 2/3 : en modifiant l'état de ABC, on permettra à l'horloge (CLOCK) d'accéder à UP ou DOWN (incré-ment-décrément) et de répondre aux exigences des 193.

Pour les données, IC6 et IC7 (toujours des bi-directionnels utilisés en uni) sont montés en parallèle, mais l'un en entrée l'autre en sortie. Un inverseur (IC5B) traduit en clair la commande LECTURE/ÉCRITURE, et les commandes conjugués LECTURE + MOVE mettent IC6 et 7 en troisième état. RG4 alimente l'ensemble.

Que vient faire le 8255 placé audessus de la figure ? RIEN, c'est juste un petit clin d'œil pour le futur, et également pour justifier certains choix. En effet notre problème majeur dans cette étude était de « couper au bon endroit » afin de permettre une commande manuelle ou micro sur le même connecteur.

Après de nombreuses hésitations, nous avons jugé bon de « penser PIO » et pourquoi pas 8255. Ceux qui ont suivi l'évolution du RACK AC connaissent déjà ce PIO (périphérique d'entrées-sorties) et nous avons choisi de le traiter en mode 2 : Port A en entrées, port B en sorties, port C en sorties (intégralement). C'est donc pour nous faciliter la tâche que IC6 et 7 mâchent le travail, mais c'est également très intéressant en manuel: les sorties des données sont bufférisées et peuvent aller commander directement l'application pour laquelle est prévue l'EPROM.

Ne sont pas prévues ici, l'horloge (clock), ni les impulsions de lecture (OE) ainsi que d'écriture


(PGM).

Il y a une raison à cela : préparer des impulsions calibrées ici, c'est s'interdire les algorithmes rapides en commande micro. Ce

serait dommage!

D'autre part, couper au niveau des ports d'un PIO classique, c'est ouvrir la porte en grand : toutes les machines peuvent commander un 8255 et nous pensons aux biens sympathiques CPC, comme aux PC et compatibles; mais sur ATARI et tous les autres micros (ZX81) c'est parfaitement envisageable.

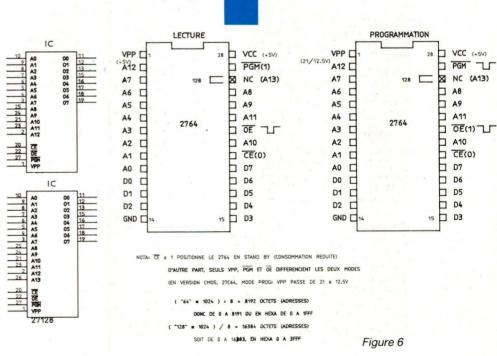La figure 6 servira de memento pour le futur. On peut constater qu'entre une 64 et une 128,



seule A13 est concernée : non connectée ou active. Pour une fois que c'est simple!

Mais si on allumait le fer à souder et que l'on concrétise déjà tout ça ? Moins de 500 F support insertion nulle compris, cela vous semble raisonnable ?

# RÉALISATION

La figure 7 propose le CI portant les afficheurs et réceptionnant les décodeurs « maison ». Comme le montrent les photographies, des supports sécables sont utilisés pour recevoir les afficheurs (côté composants) et d'autres (côté cuivre) serviront de connecteurs à nos décodeurs.

Figure 8, voici notre implantation pour construire des décodeurs HEXA-PAS-CHER. 5 cartes de ce type sont nécessaires. Au lieu d'employer des supports classiques pour IC1, utilisez de préférence des barrettes afin de laisser place aux diodes implantées en dessous. Des pattes de résistances serviront de connecteur mâle (à droite), d'autres rejoindront la carte mère (en bas). Inutile d'implanter R8 à notre avis, mais chacun fera à sa guise.

Même principe pour le décodeur 0/3 (figure 9). Les straps modifiés (réduits) permettraient comme convenu d'exploiter CD bloqués à 0 dans le cas présent. La figure 10 est un cadeau : elle propose l'implantation de la figure 3 (ne pas construire ce

La figure 11 présente la carte qui portera EPROM, afficheurs, alim., etc. soit HÉXABOARD (figure 4). La construction est simple : il faut placer en premier lieu, côté cuivre, un connecteur mâle 41612 ac et le bloquer mécaniquement avec pour entretoises des écrous de 4. Placer ensuite le bloc d'affichage et quelques les composants Pour annexes. le support d'EPROM, celui à insertion nulle est placé en quatrième position sur notre maquette : un bas profil soudé, deux intermédiaires et enfin le beau SIN. On peut faire plus simple en remplaçant les trois premiers par un modèle wrapping très bien ajusté.

La figure 12 reproduit le circuit imprimé correspondant au schéma proposé figure 5. La « coupure » est matérialisée par une SUB D 25 points mâle de Cl. Pour le reste il n'y a rien de particulier sinon penser à souder les liaisons double face à chaque fois que c'est nécessaire.

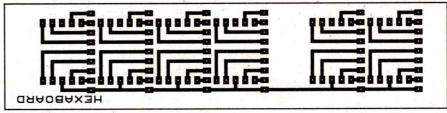


Figure 7 a

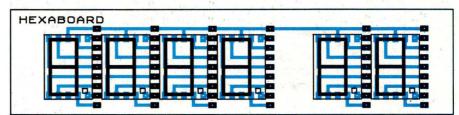


Figure 7 b

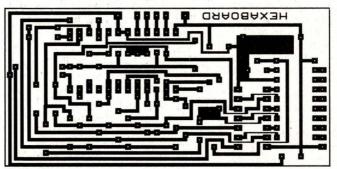


Figure 8 a



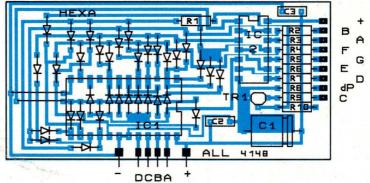


Figure 8 b

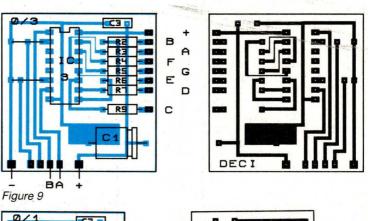

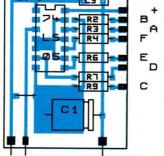




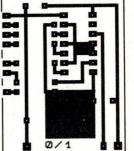


Figure 10

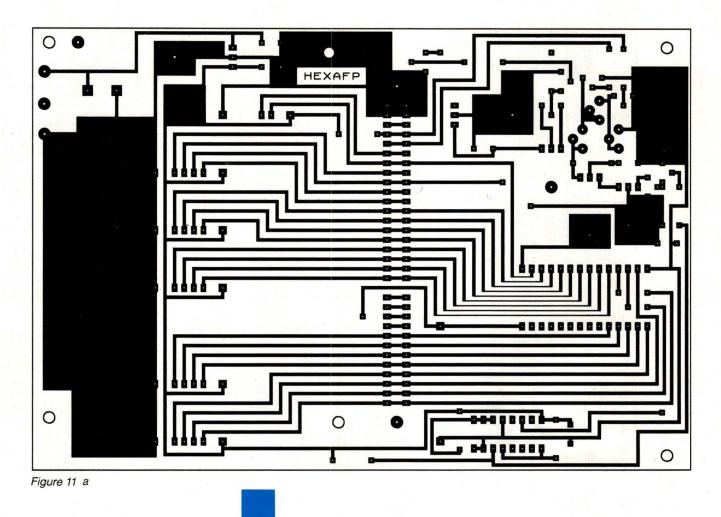



and the same of th

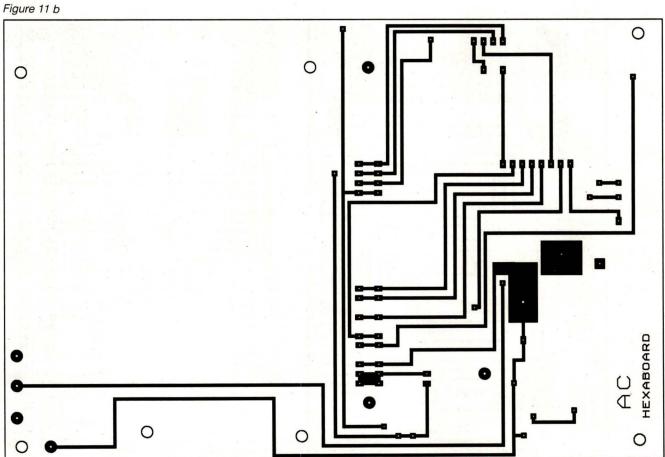

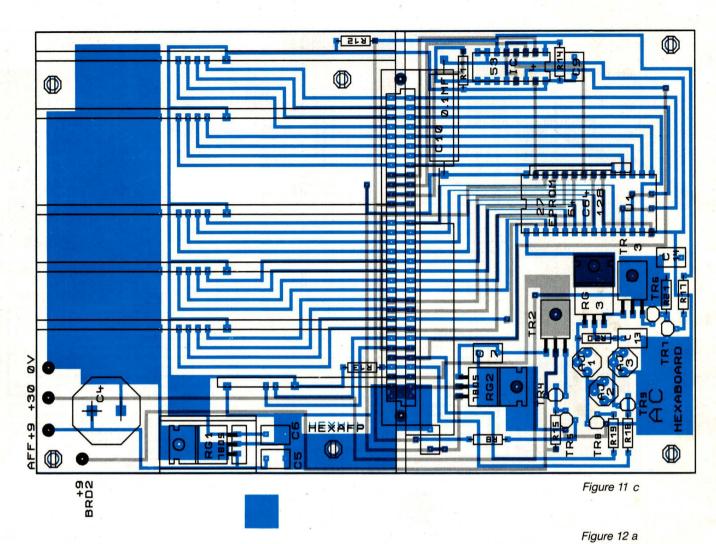

C EPROWERZ

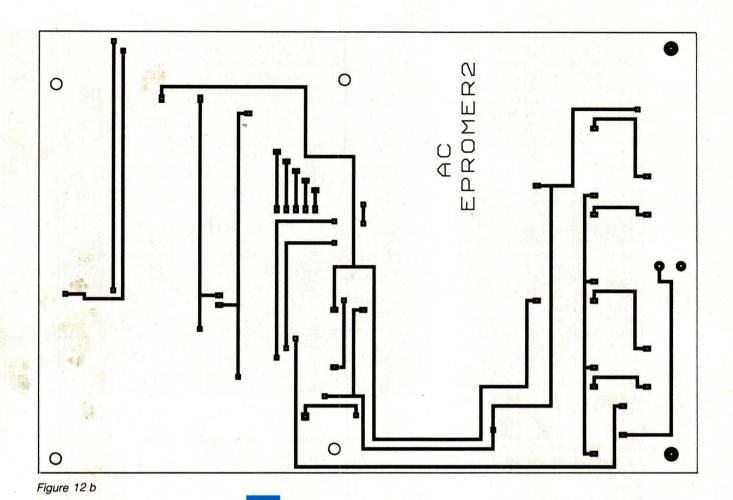

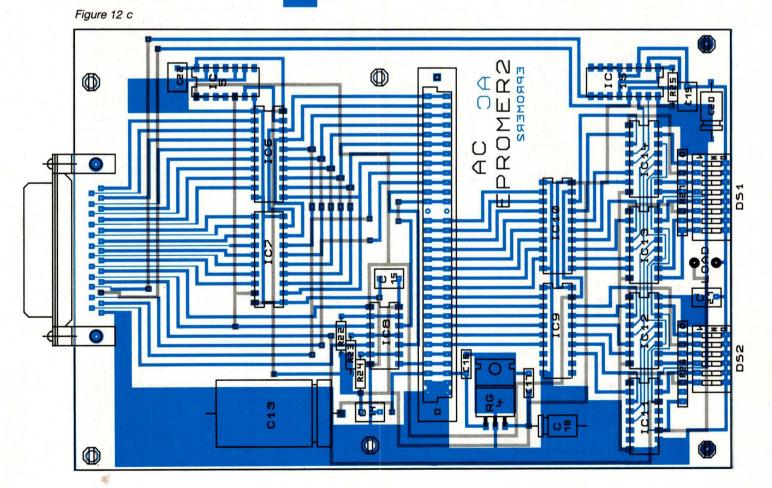

Les deux cartes seront liées par 6 colonnettes de 20 mm, rendant l'ensemble particulièrement rigide. Les deux seuls fils nécessaires sont ceux des alimentations. Il faudra prévoir deux de 9 V 1,5 A et une de 30 V, 30 mA. Pour l'instant nous utilisons l'alim du labo.

# Réglages

Ils sont très simples mais devront être faits avec grand soin. Surtout ne pas mettre d'EPROM dans le support! Préparer le petit montage dessiné figure 13. Il va permettre dans un premier temps de faire fonctionner EPROMER en lecture. Pour l'entrée CLOCK, nous vous laissons le choix : soit un circuit anti-rebond, soit une base de temps externe, ou encore un générateur BF en sortie TTL réglé aux alentours de 1 Hz.

1 - Mettre l'inter sur position MOVE et s'assurer que les broches 28 et 1 du support d'EPROM sont bien à 0V.

2 - Basculer sur NO-MOVE, position LECTURE. Ajuster AJ1 pour obtenir +5 V en broche 1 du support, et vérifier que la broche 28 est bien à +5 V également.

3 - Passer en position ÉCRI-TURE et choisir 12,5 V. Mesurer toujours la broche 1 et ajuster AJ2 pour avoir effectivement 12,5 V.

4 - Commuter ensuite sur 21 V et les obtenir avec AJ3.

C'est terminé. Surtout ne jamais modifier un réglage sans reprendre l'intégralité de la procédure. En effet, il est aisé de comprendre que comme les ajustables sont en série, le fait par exemple de modifier AJ1 pour 5 V dérègle à la fois le 12,5 et le 21. Idem pour AJ2 qui modifierait également le 21 V.


# Premiers essais

Bien entendu, nous considérons que vous avez vérifié le compteur, testé le clear, up-down également, bref tout semble fin prêt pour la grande aventure.

L'idéal est de se procurer une EPROM déjà programmée (si votre revendeur est sympa il pourra sans doute moyennant caution vous rendre ce service pour un week-end).

L'essai d'une EPROM neuve est peu intéressant. En effet, toutes les adresses ont la valeur FF si elle est parfaitement vierge. Hé oui, FF et non 00! Tout est à

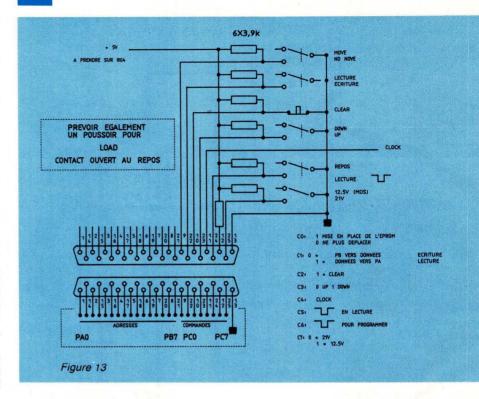Hè oui, FF et non 00 ! Tout est à 1 si vous préférez, et quand on programmera, on inscrira les 0



désirés. Nous reparlerons de cela en détail, mais on peut dès à présent imaginer que les algorithmes rapides tiennent compte (entre autre) de cette particularité: si la donnée à inscrire est FF, on ne fait rien et on passe à l'adresse suivante.

Mais vous devez être impatient! Procédez toutefois calmement:

1 - Allumer l'EPROMER
2 - Mettre les switches dans les positions MOVE, LECTURE, UP, et éventuellement sur 12,5 de préférence, mais nous ne ferons pas d'écriture aujourd'hui (mieux, retirer le switch lecture/écriture afin d'être par défaut en lecture).

3 - Prévoir une horloge

4 - Relever le levier du support à insertion nulle, engager délicatement l'EPROM dans le bon sens (le cran vers les afficheurs), puis verrouiller le support.

5 - Basculer sur NO-MOVE, faites un CLEAR, et pour l'instant forcer l'impulsion de lecture au niveau bas. Si à l'adresse 0000 il y a une donnée autre que FF, c'est que ça marche. Mais cela ne veut pas dire que s'il y a FF que ça ne fonctionne pas!! Si l'EPROM est vierge c'est tout-àfait normal et si elle commence par FF aussi.

6 - Mettre en route l'horloge. Les adresses changent et les données aussi, du genre C4, O6, d7, db, EA, etc.

Pour arrêter, appuyer sur MOVE, sortir l'EPROM, et éteindre l'EPROMER.

# **PRÉCAUTIONS**

Tout d'abord ne jamais mettre ou retirer une EPROM quand la machine est en NO-MOVE. Ne jamais alimenter l'EPROMER ou le désalimenter avec une EPROM engagée. Se positionner toujours par défaut en lecture et ne passer en écriture qu'une fois l'EPROM en place et le choix de la tension VPP correctement adapté au type.

ATTENTION: Au stade où nous en sommes, ne PAS CHER-CHER A PROGRAMMER avec un simple switch pour l'impulsion d'écriture. Il y a des temps à respecter, et en commande manuelle nous devrons envoyer des impulsions CALIBRÉES.

Il reste un point intéressant à noter : nous vous avons fait bloquer l'impulsion de lecture à l'état bas (active). Portez-la à l'état haut sur une donnée connue autre que FF et constatez. Les données ne sont pas conservées (latchées), il faudra s'en souvenir.

### CONCLUSION

Les prix des programmateurs d'EPROM a de quoi faire frémir, surtout s'ils sont autonomes (10 000 F environ). Nous n'avons pas la prétention d'en « bricoler » un pour moins de 1 000 F, quoique... Bien sûr, pour exploiter au maximum l'EPRO-

MER il faut un ordinateur (surtout avec le soft qui couve), mais manuellement on peut déjà bien s'amuser, et surtout parfaitement comprendre comment « ca marche ». N'est-ce pas là le plus important ? A très bientôt.

Jean ALARY

# Nomenclature EPROMER AC

# Résistances

R1:560  $\Omega$ R2 à R9  $\Omega$ : 220  $\Omega$  (x6) R10: 100 k $\Omega$  (x5)

R11 et R14: 4,7 kΩ  $R12:22\Omega$ 

R13:4.7 k $\Omega$ R15 à R19 : 1 kΩ R20:220  $\Omega$ 

R21:3,3 k $\Omega$ R22 à R24 : 4,7 kΩ

R25:22  $\Omega$ 

R26 et R27 : réseau sil 9/8 10 k $\Omega$ 

# Aiustables T7YA

AJ1:1 k $\Omega$ AJ2:  $2,2 k\Omega$ AJ3:  $4.7 \text{ k}\Omega$ 

# **Transistors**

TR1: BC 547 TR2 et TR3 : BD139 TR4 à TR9 : BC547

# Régulateurs

RG1 = RG2 = RG4 = 7805 TO220 RG3 = LM317 TO220

# Diodes

1N4148 (x170)

# Condensateurs

C1 : 100 µF 25V (×6) C2 et C3 / 0,1 µF MILFEUIL (×11) C4 : 470 µF 63V VERTICAL

C5 et C6: 470 nF MILFEUIL

C7 à C9 : 330 nF MILFEUIL

C10:0,1 µF AXIAL

C11 et C12:330 nF MILFEUIL

C13: 1000 µF 25V AXIAL C14 et C15: 330 µF MILFEUIL C16: 0,1 µF MILFEUIL 217: 470 nF MILFEUIL

C18: 100 µF 25V AXIAL C19:330 nF MILFEUIL

C20: 10 µF 63V AXIAL

C21 et C22: 330 nF MILFEUIL

# Circuits intégrés

IC1:74LS154 (×5) IC2:74LS05(×5) IC3:74LS47

IC4 et IC15: 4053 IC5:74LS05

IC6, 7, 9, 10: 74HC245 IC8:74LS00 IC11 à 14:74LS193

# Afficheurs

HDSP 5301 ou eq. (×6)

### Divers

Supports IC dont 1 de 28 broches à insertion nulle + barrettes tulipe DF Radiateur pour 1 TO220

Paire mâle-fem. 41612 AC broches droites

Sub D25 mâle de CI

Visserie de 2,5 et 3mm 5 cosses poignard

DS1: dis switch clavier 8 DS2: dip switch clavier 6

BP 513 - 59022 LILLE - Tél. 20.52,98,52

# Pourquoi s'en priver ? **MULTIMETRE MANUDAX M 80**

- Changement de gamme automatique 4000 points Affichage géant Data Hold

Le multimètre M 80 111,9679 . . . . . . . . . . . . 549.00 F

A UN PRIX TOUT A FAIT EXCEPTIONNEL

549 F

AVEC SACOCHE



# LE LOT DU CONNAISSEUR

1 x LM 324 N 1 x CD 4060

1 x Qz 4,000 MHz 1 x 2N 2222 A

x Qz 3,2768 MHz

1 x 2N 2907 A 2 x Ajustables multitours miniatures 500 Ω Le lot: 111.0110 ...... 165,00 F

**OPERATION ACCUMULATEURS** 

TYPE 501 RS (TAILLE PILE R6)

Un accu de qualité professionnelle à un prix "grand public". - Capacité : 500 mA. h Décharge : jusque 3A autorisés Le blister de 2 accus 111.0705 . . . . . . . . . 30,00 F

Les 5 blister (soit 10 accus) 111.0706 . . . . . . . . . 135,00 F

SCALP!

ACC

Maintenant disponible :
- Carte seule OEM (Sans alim. ni coffret) Le kit complet 111.9270 . . . . . . . . 875,00 F

# **INFOS et NOUVEAUTÉS**

CIRCUITS SSM: CRICUTS 35MT: 69,00 F -SSM 2015 111.7122 69,00 F -SSM 2402 111.7277 66,00 F -SSM 2131 111.7278 36,50 F

NE 5205 : Amplificateur large bande UHF/VHF totalement intégré!
- Bande passante : > 600 MHz

- Gain: 20 dB - Facteur de bruit : 4.8 dB / 75 Ω

																				55	,0	0	F	:	

CONN	ECTEUR SPECI	AL "CARTE A PUC	CE":
La pièce 111.	292		110,00 F
	ECIAL TELEPHONE 1/1 600Ω ne technique 111.9150 deur DTMF 111.7464		39,00 F 61,00 F
Circuits intég	rés:		
HA 2425-5	12 bits Sample and Hold	111.6776	129,00 F
HS 574	25 µs A/D conv.	111.6776	405,00 F
111 774	7 /B	444 4004	900 00 F

 
 Explication
 111.8778
 405.00 F

 Typs A/D conv.
 111.8778
 890.00 F

 Double CA 3140 E
 111.8781
 16.00 F

 3 state A/D conv.
 111.8784
 338,00 F

 88705 P3:
 la pièce
 111.4000
 95.00 F

 le lot de 10
 111.7415
 860,00 F
 CA 3240 E et toujours : MC 68705 P3 :

Dispositifs complémentaires pour télécommande par infra-rouges 
 Emetteur BPW 50
 111.6782
 12,00 F

 - Récepteur CQY 89 A2
 111.6785
 3,50 F

# DIODE LASER COLLIMATEE A LUMIERE ROUGE VISIBLE

La diode laser collimatée à émission rouge visible CQL 90 remplace avantageusement les tubes
He-Ne
- Puissance d'émission : 1,5 mW / 675 nm
- Alimentation : 2,6 V / 75 mA pour 1mW
- Dimensions : diam. 11 x 27 mm
- Fournie avec documentation complète

Alimentation : 6V/24 mA - Boitier DIP 8 standa Le NE 5205 111.6937

La diode LASER CQL 90 ...... 111.7080 ...... 1999,00 F Circuit de contrôle pour CQL 90 permettant d'utiliser la diode LASER en continu (alimentation par pile 9 V)

Le kit complet avec boltier HEILAND et circuit imprimé : 111.9365 ..... 85.00 F

# **NOUVEAUX KITS (ELEKTOR 144)**

ALIMENTATION DE PUISSANCE AJUSTABLE

INTERFACE DE PUISSANCE POUR CARTE Z80 "EUROPE"

Le kit complet 111.9385 . . . . . . . . . 715,00 F

TARIF AU 01/04/90

# **TOUT LE RESTE VOUS ATTEND** DANS LE NOUVEAU **CATALOGUE**

# Selectronic

1990 BP 513 - 59022 LILLE cedex 221

Expédition FRANCO contre 22 F en timbres poste

# CONDITIONS GENERALES DE VENTE

- Règlement à la commande : Commande inférieure à 700 F : ajouter 28,00 F forfaitaire pour les frais de port et d'emballage.

d'emballage. Commande supérieure à 700 F: port et emballage

gratuits.

- Réglement en contre-remboursement : joindre environ 20% d'acompte à la commande. Frais en sus selon taxes en vigueur. - Colls hors normes PTT: expédition en port dû par

messageries. Les prix indiqués sont TTC.

Pour faciliter le traitement de vos commandes, veuillez mentionner la REFERENCE COMPLETE des articles commandes

# **Nouvelle gamme** industrielle ANTEX





ANTEX (electronics) Ltd, un des tous premiers fabricants de fers à souder du marché de l'éducation, des sciences, des bricoleurs en électronique, a présenté une toute NOUVELLE GAMME destinée à l'industrie.

Disponible en standard et conforme aux normes militaires DOD 2000, la nouvelle gamme de produits pour la soudure existe en 2 versions

Standard ou antistatique - chaque version ayant une option supplémentaire du fer à souder avec ou sans tube d'extraction de fumée.

La nouvelle gamme comprend :

- 3 stations de soudage
- 3 nouveaux fers
- et une nouvelle série de pan-

nes à souder et de pannes à dessouder.

2 stations utilisent le NOUVEAU FER ANTEX A 245, fer à température contrôlée de 45 W.

La 3e station permet l'utilisation en 24 volts du NOUVEAU FER RÉGULÉ avec réglage dans le manche — A 545 ou TCS 24.

LE NOUVEAU FER A 245 est compatible avec les stations WELLER EC 2000 et EC 2100 sans aucune modification.

La gamme complète des fers de précision ANTEX DE 12 à 50 W avec accessoires est actuellement disponible.

**BRAY FRANCE:** 

76, rue de Silly - 92100 Boulogne Tél. : (1) 46.04.38.06

# **Amplificateurs** d'isolement **Burr-Brown**



Lorsque l'on désire travailler en aval de signaux présentant des nuisances ou même des dangers (électronique médicale), on fait appel tandem souvent au convertisseur DC/DC et opto-Désormais, coupleur. Brown propose sur le marché des composants, une gamme d'amplificateurs d'isolement incluant toute la circuiterie nécessaire à la mise en œuvre d'un système complet. Il s'agit des ISO 103, 107, 113, 120 et 121. Le block diagramme de l'ISO 103 vous montre ce que renferme le boîtier. Une caractéristique intéressante de ce modèle se trouve dans la synchronisation du modulateur PWM avec le convertisseur DC/ DC: on supprime toute interférence indésirable. Ce convertisseur inclut sur la puce un oscillateur de 800 kHz, deux transformateurs (l'un pour piloter le MOS de puissance, l'autre pour la sortie) ainsi qu'un pont de diodes. L'encodage du signal d'entrée s'effectue au moyen d'un modulateur de rapport cyclique qui transmet l'information vers la sortie via une barrière capacitive haute-tension. Les principales caractéristiques de l'ISO 103 sont les suivantes :

Isolation de la barrière capacitive: 1 500 VRms


Large gamme de tensions d'entrée : — 10 à + 10 volts — Large bande passan

Large bande passante: 20 kHz

Convertisseur DC/DC intégré : +/- 10 V à +/- 18 V en entrée, +/- 50 mA en sortie.

Synchronisation possible

Surface maximale de 4,6 cm<sup>2</sup>

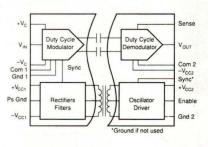

# NOUVEAU

+ complet

précis

+ technique



Recevez à **l'avance** et prenez **l'avantage** grâce à notre **offre spéciale d'abonnement** pour 1 an 12 numéros : France 238 F Etranger 343 F Retourner le bulletin d'abonnement ci-contre accompagné du règlement à

Liectronique nadio Flans, 2 a 12, fue de Believue 75019 Fans	
Nom, prénom	•
Adresse	
	J
	J
Code postal Ville	58

Ecrire en CAPITALE N'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci. Ci-joint mon règlement à l'ordre de Electronique Radio-Plans

R 511

- ☐ CHEQUE BANCAIRE OU POSTAL
- ☐ CARTE BLEUE Nº

Date d'expiration

SIGNATURE >

# Nouveautés en traitement du signal

KONTRON ELECTRONIQUE complète sa série d'analyseurs FFT de haut de gamme A & D en prenant la représentation de DIAGNOSTIC INSTRUMENTS :



Ces appareils sont destinés :

# Aux mesures de bruits et de vibrations

- Une voie: PL 21 ou deux voies: PL 22.

10 gammes de fréquences de 0 - 25 Hz à 0 - 40 kHz.

 Représentations temporelles et corrélations,

- spectres de fréquences avec résolution de 100 à 1 600 raies,

 analyses en bandes d'octaves et 1/3 d'octave,

 fonctions de transfert et cohérence (PL 22)

 RS 232 vers imprimante, traceur ou calculateur,

- batterie interne rechargeable

 permettent d'alimenter directement des accéléromètres à électronique intégrée.

 véritablement portatifs, légers et peu encombrants.

 boîtier résistant en aluminium et étanche (IP 65).

Très faciles d'emploi, ils seront donc particulièrement appréciés par tous les utilisateurs non familiarisés avec les analyseurs sophistiqués. De plus leur prix attractif les rend accessibles à tous les secteurs d'activité.



Dérivé du PL 21, le PL 31 collecteur de données et analyseur FFT monovoie est l'outil idéal pour la maintenance prédictive.

Il permet d'organiser les tournées de surveillance des machines, de faire une collecte d'informations vibratoires avec comparaison immédiate par rapport à des valeurs mini-maxi et des valeurs précédentes, de rentrer également d'autres informations (tensions, courants, températures, pressions, etc.) et de transférer le contenu de la mémoire dans un calculateur.


Le PL 31 permet aussi l'analyse immédiate et complète de chaque point de mesure grâce à ses nombreuses possibilités d'investigations supplémentaires (représentations temporelles ou spectrales, en bandes fines, bandes d'octaves ou 1/3 d'octave, analyses de tous types de défauts de roulement, etc.).

Léger, peu encombrant et très simple d'emploi, le PL 31 est également un outil qui nécessitera une formation très courte. Différents logiciels de Maintenance Assistée par Ordinateur, allant de la simple centralisation de données collectées jusqu'au système expert, peuvent être proposés en complément des PL

rer une maintenance prédictive efficace et vite rentabilisée. Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à :

31; ils vous permettront d'assu-

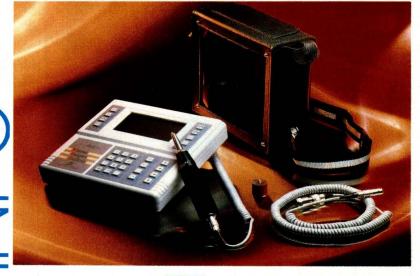KONTRON ELECTRONIQUE 6, rue des Frères-Caudron BP 99 - 78143 Vélizy Cédex Tél. : (1) 39.46.97.22



# Philips Composants: nouvelle raison sociale de RTC

Comme annoncé le 22 décembre dernier, la Société RTC-COMPE-LEC a pris, le 1er avril 1990, le nom de **Philips Composants**. Cette nouvelle dénomination sociale est cohérente avec celle de ses principaux partenaires de l'organisation internationale Philips Components, leader mondial sur le marché planétaire des composants électroniques. Elle vise à tirer pleinement parti de la notoriété de Philips tout en contribuant à la renforcer.

En adoptant ainsi le nom de **Philips Composants**, la société réaffirme sa vocation internationale au service de ses clients, eux-mêmes en voie d'internationalisation croissante.

En 1989, le chiffre d'affaires de

Philips Composants s'est élevé à 4 702 millions de francs, dont 46 % à l'exportation.

# **Philips Composants**

Siège Social : 117, quai du Président-Roosevelt-BP 75 -92134 Issy-les-Moulineaux

Cedex

Tél. : (1) 40.93.80.00 Télex : 204738 F

Télécopie: (1) 40.93.81.27

# Le 1<sup>er</sup> catalogue **LECROY Test** et Mesure



En complément de son cataloque annuel d'instrumentation nucléaire, LECROY annonce la publication de son premier catalogue en test et mesure. Celui-ci couvre l'offre LECROY en oscilloscopie numérique portable et modulaire, en systèmes modulaires de numérisation (acquisition et traitement de signaux et en génération de signaux arbitrai-

# Un guide de référence en instrumentation numérique :

En supplément aux guides de sélection de produits et aux spécifications détaillées de chaque instrument, le catalogue présente en une soixantaine de

pages toute une série d'articles techniques dédiées aux différents concepts de l'instrumentation numérique.

Ainsi sont décrits notamment les principes de la numérisation d'un signal, du traitement du signal numérique, de la génération d'une forme d'onde arbitraire, de la mesure des bits effectifs et du phénomène de repliement.

Toutes ces descriptions sont par ailleurs accompagnées d'un important glossaire des termes usuels l'instrumentation de numérique.

LECROY S.A.R.L. BP 214 - avenue du Parana Z.A. de Courtabœuf 91941 Les Ulis Cedex Tél.: (1) 69.07.38.97

# Les composants ISKRA chez BIG BLUE



La société BIG BLUE composants électroniques société yougoslave ISKRA selon les termes duquel BIG BLUE importera en direct les composants suivants :

- Tous les composants résistifs:

Potentiomètres, réseaux, chips, jumpers.

Tous les composants capacitifs: condensateurs à film plastique, à diélectrique céramique et électrochimiques.

- Tous les composants non linéaires: varistances, thermistances.

Tous les composants actifs : principalement diodes et ponts de diodes.

Rappelons que BIG BLUE distribue déjà les produits d'un grand nombre de marques parmi les-quelles on peut citer : AB Elec-tronique, A.M.P., Intersil, ITT,

MOTOROLA, NEC, NS, PHILIPS, ST, SIEMENS, TAG et TEXAS Instruments.

Par ailleurs, on peut répondre aux demandes au coup par coup sur d'autres marques grâce à un réseau bien implanté à l'étranger (U.S.A., Allemagne, Japon, Asie du Sud-Est).

**BIG BLUE Composants** Electroniques Z.I. de la Lauze 14, rue A.-de-Saint-Exupéry 34430 Saint-Jean-de-Vedas Tél. : (16) 67.27.21.21

Fax.: (16) 67.27.39.34

Nouveaux multimètres



Deux multimètres à bargraph et grands digits 4 000 points LCD, les modèles 2912 et 2911 sont proposés par B+K Précision et distribués en France par la Société BLANC MECA ELEC-TRONIQUE.

40 gammes, une mémoire min. et max., la mémorisation des valeurs crêtes, un capacimètre 1 pF à 40 000 microfarads et un fréquencemètre 1 Hz à 400 kHz, sont les points forts du 2912.

Les changements de gamme sont automatiques ou manuels par commutation.

Sur les deux appareils, on retrouve le test de continuité avec beeper et le test diode. Comme sur la plupart des multimètres de B+K Précision, un fusible "high energy" équipe ces deux modèles.

Les chiffres LCD sont relayés par un bargraph 41 points sur les deux modèles afin de mieux appréhender les variations rapides ou apprécier les tendances.

Blanc Meca Electronique BP 1 - Z.I. Fontgombault 36220 Tournon-Saint-Martin Tél.: (16) 54.37.09.80

# Nouvelle diode laser Toshiba

Toshiba Electronics vient de réaliser une nouvelle diode laser à émission de lumière visible, fonctionnant avec une longueur d'onde plus courte que celles utilisées jusqu'à présent par ce type de composant. A température ambiante, cette nouvelle diode, TOLD 9220, est capable d'émettre un rayon laser de lumière rouge visible continue dont la longueur d'onde est de 660 nanomètres (nm), soit 660 milliardièmes de mètre. Des échantillons de cette nouvelle diode laser seront disponibles en Europe à partir du second trimestre 1990.

Grâce à la faible amplitude de la longueur d'onde, la brillance perque du rayon de la TOLD 9220 est double de celle des modèles Thoshiba actuels de 670 nm pour la même intensité de courant en entrée. Lorsque sa brillance est réglée pour correspondre aux modèles actuels, sa sortie optique est réduite de moitié, ce qui rend ce nouveau composant plus sûr pour l'œil humain, même lorsque l'on regarde directement le rayon.

La TOLD 9220 est conçue pour les applications sans cesse plus nombreuses des rayons laser à lumière visible. Parmi ces applications ont peut citer les lecteurs de code à barres utilisés dans

les usines et les grandes surfaces, les pointeurs lasers pour les présentations professionnelles et les instruments de mesure. D'autres utilisations dans les imprimantes laser et les lecteurs de disque optique sont également envisagées.

Pour les lecteurs de code à barres sans contact (style crayon ou pistolet), visibilité et sécurité sont des atouts importants. Le rayon laser haute visibilité permet aux opérateurs de mieux voir si les codes à barres figurant sur les objets ont été correctement lus.

Toshiba a développé son composant de 660 nm en adoptant une couche active (émettrice de lumière) constituée de Phosphure-Indium-Gallium-Aluminium (InGaA1P) et en mettant au point une méthode spéciale de croissance optimale des cristaux.

L'efficacité de l'émission lumineuse de la TOLD 9220 est également améliorée par l'utilisation par Toshiba d'un SBR (guide d'onde à crêtre sélectivement enterrée).

Les diodes laser remplacent les générateurs de rayon laser plus classiques à base d'hélium-néon qui comportent des tubes de verre encombrants. Les diodes laser constituent un grand progrès aussi bien sûr le plan de l'encombrement que de la consommation de courant et de la résistance aux chocs.

TOSHIBA Electronics qui est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de diode laser à lumière visible conforte depuis ces dernières années sa présence sur le marché européen. La part de cette société dans le marché mondial des diodes laser est d'environ 80 % et sa production actuelle est de 30 000 unités par mois. La diode TOLD 9220 apporte à la fois un gain de performances dans les applications courantes et de nouvelles perspectives d'utilisation de diodes laser

### Caractéristiques électrique et optique de la diode laser TOLD 9220

Matériau actif (émission de la lumière): Phosphure d'Indium-Gallium-Aluminium (InGaAIP). Puissance de sortie: 3 mW Longueur d'onde: 660 nm (typique, 25 °C)



C'est à l'occasion de la dernière foire exposition internationale (SAE), que Hewlett-Packard a annoncé la sortie de nouveaux produits électroluminescents. Il s'agit de composants élaborés à partir de la nouvelle technique de double hétérojonction d'arseniure de gallium aluminium (Al-GaAs).



L'utilisation de cette méthode conduit HP à proposer des produits de très forte luminosité, comme en témoigne la diode HLMP-8150, considérée par son constructeur, la plus lumineuse du monde. Elle est proposée dans un boîtier T4, avec un angle de vision de 4° et une intensité typique de 15000 millicandela (spécification à 8000 mcd).

D'autres modèles sont disponibles tels que HLMP-8102, 8103, 8104 qui sont livrés en boîtier standard T1 3/4, avec un angle de vision de 7°. Rappelons que l'angle de vision représente l'ouverture avec laquelle la lumière est émise par la LED. Les intensités respectives typiques de ces diodes valent 2000, 3000 et 4000 mcd. Il existe également la HLMP-8100, spécialement développée pour les applications nécessitant un large angle de vision (24°).

Les utilisations de ces LED vont de la signalétique à l'éclairage arrière des automobiles, en passant par les capteurs (scanners de codes à barres, appareils de mesure, instruments médicaux...) et à terme, le remplacement des lampes à incandescence. On notera que ces cinq diodes supportent un courant très élevé, ce qui permet d'accroître encore leur intensité.

La photo publiée représente au centre un feu stop de HP, réalisé à l'aide d'une combinaison de diodes TS-AlGaAs ainsi que de LED en boîtier puissance.

# **Le DATA BOOK 90 PMI** est disponible

PRÉCISION **MONOLITHICS** Inc. annonce la parution de son "ANALOG IC DATA BOOK, Volume 10". Le nouveau catalogue de PMI offre 1 800 pages d'informations aux utilisateurs de circuits intégrés analogiques. les d'application indexées par sujet, dont : instru-mentation, acquisition de données, contrôle de "process", télécommunications, applications audio,...

Une liste d'équivalences très complète (32 pages) donne les secondes sources ainsi que les produits de remplacement. La modélisation "SPICE" de plusieurs de nos amplificateurs (10) est incluse dans les fiches techniques particulières.

Dans ce catalogue, PMI présente une ligne complète de circuits intégrés linéaires et de convertisseurs hautes performances en technologies CMOS, Bipolaire et BiCMOS. La section "Amplifica-teurs opérationnels" contient la définition des caractéristiques. les principes de sélection, ainsi que diverses considérations statiques (D.C.) et dynamiques (A.C.).

Un quide de choix fondé sur 12 paramètres simplifie la sélection des amplificateurs opérationnels en fonction de leur rapidité, leur précision, leur bruit ou leur consommation.

La section "Nouveaux Produits" contient les fiches techniques d'amplificateurs d'instrumentad'échantillonneurs-bloqueurs, de convertisseurs Numériques - Analogiques et Analogiques - Numériques, de "Buffers", de comparateurs de tension, de références de tension, de transistors appariés, de "switches", de multiplexeurs analogiques et de circuits intégrés de communication.

Une section Audio a été créée. Elle comprend des filtres audio, des VCAs, des "switches" audio, des détecteurs de niveau, des amplificateurs faible bruit et faible distorsion, ainsi que des préamplificateurs pour micro-

Pour recevoir votre nouveau "DATA BOOK", contactez :

**BOURNS OHMIC** Service Commercial PMI 21-23, rue des Ardennes 75019 Paris Tél.: 40.03.35.93

ou le réseau de Distribution Bourns-PMI: CELDIS, DIMACEL, SCAÏB.

# **Un nouveau MÉTRIX: Le MX 20**

Le voilà, ce nouveau MÉTRIX numérique dont l'annonce de bouche à oreille se faisait durant les dernières semaines. ITT Instruments a choisi le même boîtier que pour sa série professionnelle MX 50, MX 51 et MX 52 et dont chaque technicien vante l'esthétique et la maniabilité.



Avec sa gaine de protection et sa poignée (le tout en option), il supporte une chute accidentelle sans dommage. S'il tombe à l'eau, son étanchéité absolue (selon nomre IP 66) le protège contre toute immersion. D'ailleurs, il remonte à la surface et surnage.

Les afficheurs LCD ont une dimension inhabituelle - 17 mm pour pouvoir lire encore la valeur affichée même à plus

grande distance. Pas de partie mécanique accessible au toucher, les bornes d'enétant du type sécurité adapté pour tous les cordons de liaison 4 mm. Pas d'accident possible lors d'une mesure de courant sur une induction de transformateur ou de moteur électrique, les cordons mesure restent verrouillés dans l'adaptateur SECUR'X breveté MÉTRIX.

Le MX 20 est un multimètre d'un confort d'utilisation et d'une facilité de maniement exceptionnels. Le changement de calibre automatique est fonctionnel à partir du calibre le plus bas pour les tensions (200 mV) et les résistances (200 Ohms). Il n'y a pas besoin de réfléchir sur le choix du calibre le plus adapté et sans danger pour l'instrument, l'automatisme choisit tout seul. Même si la méprise devait aller jusqu'à brancher une tension secteur sur un calibre d'intensité, la protec-tion fusible du MX 20 est immédiate.

Un seul commutateur rotatif pour le choix des fonctions et des calibres d'intensités continues et

alternatives. La mémorisation Data Hold de la valeur actuelle aux bornes de l'instrument favorise une étude point par point d'une courbe évolutive ou l'enregistrement d'une référence par rapport à des mesures sur d'autres instruments de mesure.

Un choix important d'accessoires est disponible pour accroître les calibres et les fonctions du MX 20. Citons par exemple :

 Les sondes de haute tension jusqu'à 30 kVDC.

- La sonde de filtrage (passebas) particulièrement appréciée par les techniciens TV.

 La sonde UHF HT 208 permettant d'adapter le MX 20 aux mesures VHF et UHF.

 Une sonde tachymétrique avec une gamme jusqu'à 60 000 t/min. dans la fonction ampèremètre.

 – Én DC avec des shunts à lecture directe jusqu'à 500 ADC.

- En AC des pinces transforma-teurs jusqu'à 1 000 A parmi lesquels il faut noter la version AM 1 000 adaptée pour le courant continu et le courant alternatif. Pour le transport ou l'usage en laboratoire, le MX 20 peut être livré soit avec une gaine de protection, soit avec un étui de transport.

Le MX 20 est le multimètre pour tous et pour tout usage, tant pour la maintenance que pour l'édu-

ITT Composants et Instruments Division Instruments MÉTRIX chemin de la Croix-Rouge -B.P. 30 F 74010 Annecy

Tél.: 50.52.81.02 -Fax.: 50.51.70.93

# Détecteur directionnel **HP 33336C**


Le HP 33336C est un dispositif large bande qui agit de la même qu'une traditionnelle manière combinaison coupleur-détecpossédant teur, mais réponse en fréquence améliorée et surtout une dimension nettement plus faible que les autres modèles disponibles sur le marché. Le détecteur directionnel a été développé afin de s'accomoder de signaux d'entrée allant de 10 MHz à 26,5 GHz tout en proposant une variation de tension de sortie de +/- 1 dB à température ambiante. Le détecteur peut travailler avec une puissance d'entrée supérieure à un watt lorsque son entrée et sa sortie se trouvent correctement adaptées.


Comme la figure publiée le montre, le HP 33336C inclut un pont résistif ainsi qu'une diode planar large bande (Planar-Doped Barrier). Le pont est fabriqué en déposant des résistances à film fin directement sur le substrat à l'Arseniure de Gallium (GaAs). C'est en fait l'utilisation du pont résistif comme dispositif d'échantillonnage qui rend possible le fonctionnement large bande du détecteur.

Pour terminer, signalons le faible volume du composant, < 8 cm<sup>3</sup>, comparé à un simple détecteur équipé de connecteurs atteint alors 16,4 cm3.

Spécifications à 25 °C.

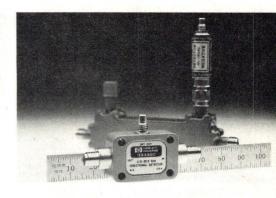
Fréquence : 0,01 à 26,5 GHz Pertes: 2,2 dB maximum Directivité: 14 dB minimum SWR d'entrée: 1,7:1 (2:1 en dessous de 50 MHz) SWR de sortie: 1,7:1 (2:1 en dessous de 50 MHz) Variation de sortie sur la bande : +/- 1 dB maximum Sensibilité: 1,8 μV/μW minimum Polarité de sortie : négative



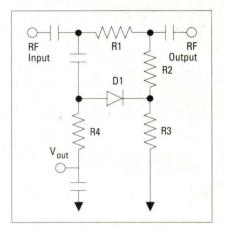
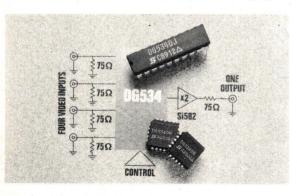
# **Multiplexeur 4 voies** vidéo Siliconix

Le DG 534 est le dernier né de la famille de circuits intégrés vidéo/ large bande de Siliconix. Ce nouveau C.I. est un multiplexeur configurable, 4 voies ou double à 2 voies par simple commande logique. Il présente sur son uni-que sortie l'un des 4 signaux HF ou vidéo. Le DG 534 fait gagner



de la place sur la carte, diminue le nombre de composants, simplifie le travail de conception et réduit la dissipation, d'où un coût global moindre et une amélioration des performances dans les systèmes de distribution d'informations vidéo et à large bande de haute qualité.

Très récemment encore, pour obtenir le haut degré d'intégration fonctionnelle et les performances en bande passante qu'offre le DG 534, il fallait utiliser divers composants discrets, notamment des FET de commutation "petits signaux", amplificateurs, une logique de surveillance et des registres de commande. Avec le DG 534, on dispose, sur une seule puce, d'une large bande passante (du continu à 300 MHz), d'une faible diaphonie (- 97 dB à 5 MHz), de la compatibilité TTL et de registres d'adresses.

Le DG 534 est fabriqué selon le procédé D/CMOS à grille silicium exclusif de Siliconix. Les interrupteurs DMOS à large bande de ce circuit monolithique sont disposés en T et les broches de masse sont adiacentes à toutes les broches d'entrée et de sortie, ce qui réduit au minimum la diaphonie et optimise l'isolement à

l'état bloqué. C'est à la combinaison de ces caractéristiques avec la faible résistance de conduction (55  $\Omega$ ) et la faible capacité de drain (8 pF maximum) propres à la technlogie D/ CMOS, que le DG 534 doit ses performances remarquables.

Les fonctions et les caractéristiques du DG 534 vont être particulièrement précieuses pour les applications d'aiguillage en vidéo et en transmission de données : systèmes de distribution d'informations financières et réseaux locaux, aiguillage de données pour équipements de test automatique et instrumentation, aiguillage de signaux d'image dans le domaine médical ou militaire.

Le DG 534 est disponible en boîtier DIL plastique à 20 broches pour le montage par insertion automatique et en microboîtier plastique à 20 broches en J (PLCC) pour le montage en surface



# RADIO

# Résistances 1 % à couches métalliques

Type SMA 0204 de Dralonic 0,6 W à 70 ℃ - l'unité	1.75 <sup>F</sup>
Par 10	1,00F
Par 25	0,72F

# Résistances à couches métalliques 5 %

En 1/2 W de 1 Ω à 1 MΩ Série E 24 - Prix unitaire ...... 0,40F TTC

# Résistances à couches carbones 5 %

En 1/4 W - l'unité	0,25FTTC
En 1/2 W - l'unité	0,30FTTC
En 1 W - l'unité	0,60FTTC
En 2 W - l'unité	1,20FTTC

Remise 20 % 100 pièc de la même valeur



Afficheur LCD 3 digit 1/2 sensibilité 200 mV Seulement 159F

# **ALIMENTATION ELC**

ı	AL 745 AX variable 0-15 V 3 A	700.00
ı	AL 786 Alim. Triple Protec. 5 V 3 A	
ı	AL 792 Alim. Multiple pour Micro processeur +	
ı	- 12 V à 15 V 1 A + 5 V (5 A) - 5 V (1 A)	920,00
ı	AL 812 Variable 0-30 V 2 A	
ı		200,00
١	AL 841 Alim. univ. 3 V. 4,5 V. 6 V. 7,5 V.	,
١	9 V 12 V 1 A	205.00

## **GALVANOMETRES**



**ELC** série M 38

Dim. 70 x 60, 15 V - 30 V

3 A - 12 A - 30 A 39F **SUPER PROMO** 

Autres modèles disponibles :

10 V - 60 V - 150 V - 250 V -400 V - 100 mA - 250 mA -500 mA - 1 A - 6 A - 10 A - 15 A - 20 A 60F

# POUR VOTRE TELEVISION

# Antennes TV extérieures UHF TONNA

Canaux 21 à 69 REF REF E 10 4 éléments gain 10 dB ...... E 30 9 éléments gain 10 à 15 dB ..... E 40 12 éléments gain 11 à 16 dB ..... E 60 20 éléments gain 13 à 17,5 dB ... 439F 561F 685F



# **Antennes TV extérieures VHF DIELA**

Canaux 5 à 10 VHF 6 éléments gain 9 dB . 175

# Amplificateur de toit UHF

35 dB	220E
28 dB	240F
19 dB	207F
Alim 20 V	244F

# **Antenne FM**

Type tourniquet omnidirectionnelle	283F
1 Dipôle FM gain 2 dB	116 <sup>F</sup>

# Antennes TV intérieures amplifiées

AVU 20 gain VHF 22 dB UHF 34 dB



580F

## SOLAIRE

distributeur agréé photowatt Construisez vous-même vos panneaux solaires selon vos besoins.

Cellule solaire ronde 100 mm 0,45 V - 1,8 A ..... 76,60F Cellule solaire carrée 100 x 100 mm 0,45 V – 1,5 A ..... 86,60F

58,00F Colle conductrice Elécolit .... Produisez vous-même votre électricité Economisez votre argent en utilisant l'énergie solaire. A Monter soi-même

 Panneau Solaire à Haut rendement au silicium Mono-cristallin 10 W - 12 V - 582 x 262 ... 20 W - 12 V - 720 x 370 ... 45 W - 12 V - 1042 x 462 1727F

24 AH 12 V

Accessoires Régulateur, bloc de sécurité PWR BS avec protec-tion contre inversion de polarité courant d'utilisation 5 A - 12 V 676F

Régulateur type PWR 110 1715F
pour connexion de 3 panneaux.
Visualisation et protection courant Max 5 A. Consommation 10 mA 1052F

Batteire faible perte étanche

## MAGASIN FERME LE LUNDI

19, rue Claude-Bernard - 75005 PARIS - Tél. : (1) 43.36.01.40 TÉLÉCOPIEUR: (1) 45.87.29.68 - Heures d'ouverture du mardi au samedi: de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h JEUDI ET VENDREDI, FERMETURE 18 H 30

Service expédition rapide (minimum d'envoi 100 F)

Port et emballage jusqu'à 1 kg : 26 F 1 à 3 kg : 38 F - CCP Paris 1532 67

En contre remboursement prix suivant poids Minimum: 50,00 F

prenons les commandes téléphoniques acceptons les Bons « Administratifs »



### MULTIMÈTRES ANALOGIQUES

MX 112 - 20 KΩ/V 1500 V - 0-50 μA à 10 A - 0 à 2 MS	Q
MX 202 - 40 KΩ/V 1000 V - 0-25 μA à 5 A - 0 à 2 MΩ	1245,00
MX 462 - 20 KΩ/V 1000 V - 0-100 μA à 5 A - 0 à 10 N	Ω 1044,00
MX 412 - Pince ampèremétrique 300 W. Utilisation d'	une seule main




# **MULTIMÈTRES DIGITAUX**

180F
360F
482F
838F
978F
1026F

OSCILLOSCOPE OX 725

Double trace 2 x 25 MHz 1 mv 50 V/div.

4380F

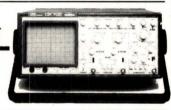

# NOUVEAUTÉ MONDIALE TRETEIX



Tensions DC: 0,2 V à 1000 V; 0,5 % - AC: 2 V à 750 V; 1 % - Courants DC et AC: 20 mA à 10 A. Résistances: 200 ohms à 20 Mohms - Continuité: Seuil < 1 kohm avec beeper - Test diode: 2 V sens direct et inverse. Alimentation: 2 piles de 1.5 V - Dimensions: 40 x 82 x 189 mm - Poids: 400 g





Promotion de lancement

La malette complète

795FHT

Prix de vente donnés à titre indicatif, pouvant varier en fonction des approvisionnements



# LA PROTECTION DES PERSONNES **ET DES BIENS**



### **CENTRALES D'ALARME**

Réf. 1006 UNE PETITE CENTRALE pour appartement. 3 ENTREES (temporisée, immédiate et autoprotection).

Réf. 1001. Pour appartement ou petit pavillon. 3 boucles N/F, 3 boucles N/O. Chargeur incorporé ... (Port 45 F) 1200 F
Réf. 1007. Idéal pour appartement ou pavillon. 4 zones éjectables at salactionnebles.

immédiates - 1 temporisée). 1 autoprotection 24 h/24 h. 6 voyants de contrôle. Coffret métal autoprotégé. Dim. : 320 x 40 x 100. Sortie pour transmetteur d'ala

(Port 65 F) 1210F





# SIRENES D'ALARME

Réf. 1501. Sirène électronique d'intérieur en coffret métallique

.... (Port 25 F) 210F autoprotégée ... Réf. 1505. Sirène autoalimentée et autoprotégée. Alim. 12 V. (Port 25 F) 280F

Réf. 1512. Sirène autoalimentée, autoprotégé de forte puissance, agrée pour intérieur et exté rieur. Coffret acier autoprotégé à l'ouverture et à

SUPER PROMO ...... (Port 25 F) 590F Réf. 1504. Sirène 135 dB de forte puissance. Alimentation 12 V. Consommation 1,8 Amp. .....(Port 25 F)



# **DETECTEUR VOLUMETRIQUE**

### INFRAROUGE, HYPER FREQUENCE et BARRIÈRE

Réf. 1108. Exceptionnel, détecteur I.R. à comp-

Réf. 1111. Détecteur infrarouge agréé par les Cies assurances (APSAIRD).
Portée 12 m. ...... (Port 35 F)

Réf. 1105. RADAR HYPER FREQUENCE. Portée 3 à 20 m. Réglable. (Port 35 F) **980F** 

Réf. 1107. DETECTEUR double technologie Détecteur bris de glace. Idéal pour

commerciaux. ...... (Port 35 F) 1150F INFRAROUGE PASSIF

. PROMO 450F



# **CLAVIER ET BOITIER**

DE COMMANDE POUR ALARME OU PORTIER D'IMMEUBLE Réf. CLAVIER Marche/Arrêt ou

..... (Port 45 F) 390F Réf. CLAVIER avec changement de code sur la face avant (Port 45 F) 625F Réf. 2608 CLAVIER étanche pour

Réf. 2508 CLAVIET 3 codes possible, éclairage et buzzer ...............................(Port 45 F) Réf. 2401. Clé électronique pour extérieur ou intérieur. Complet avec lecteur et Kit d'encastrement .....................(Port 45 F) 580F



# TRANSMETTEUR

### **TELEPHONIQUE**

EXCEPTIONNEL



# COMMUNICATIO

TOUTE LA GAMME PANASONIC

DISPONIBLE

# REPONDEURS

### **ENREGISTREURS**

Téléphone répondeur enrestance. A partir de

950FTTC Matériel non agréé destiné à l'exportation



# **TELECOPIEUR**

Télécopieur grande marque 1er modèle à partir de :

5150FHT

# **TELEPHONE SANS FIL**

avec interphone ...

CT 505. Portée 3 km ..... 3400F
PANASONIC KXT 4200. Dans le même

appareil répondeur avec interrogation à distance. Afficheur indiquant le nombre d'appels. Transfert de messages. Ecoute de l'environnement. (Non homologué destiné à l'export).

PRIX : ..... (Port 40 F) 2350F

# **PASTILLE EMETTRICE**

Vous désirez installer rapidement et sans branchement un appareil d'écoute téléphonique et l'émetteur doit être invisible. S'installe sans branchement en cinq secondes (il n'y a qu'à changer la capsule). Les conversation téléphoniques des deux partenai-

Document. complète contre 16 F en timbres. (Non homologué). Vente à l'exportation.



# Réf. 2836. Enregistre automatiquement les commu

nications téléphoniques ou ambiantes en votre absence. Autonomie 3 heures. Fonctionne avec nos

(Port 65 F) 2150F Matériel réservé à l'export.

## **MICRO EMETTEUR**

UNE GAMME COMPLETE DE MICROS DISPONIBLES Réf. 264. 90-120 MHz. Autonomie 3 mois. Livré avec pile alcaline 9 V. Portée 5 km, réglable de 80 à 120 MHz. Export

(Port 35 F) PRIX : de 760Fà 1185F

### **COMMANDE AUTOMATIQUE**

# D'ENREGISTREMENT TELEPHONIQUE

Déclenchement auto et sans bruit de l'enregistrement de la communication dès que le téléphone est décroché et arrêt des que celui-ci est raccroché. Permet d'enregistrer automatiquement, discrète Permet d'enregistrer automatiquement, discrete-ment et même en votre absence toutes les commu-nication téléphoniques effectuées à partir de votre téléphone. Branchement : d'une part à la prise murale d'arrivée de votre ligne P.T.T. soit directe-ment, soit à l'aide d'une prise gigogne et d'autre part à un enregistreur standard muri d'une prise télécom. Avec son cordon de raccor-dement.

... (Port 45 F) 449F dement ...

# **COMMANDE A DISTANCE**

Applications : porte de garage, éclaira-ge, bouton panique. Télécommande par EMETTEUR 1 canal. Portée 40 à 80 m en champ libre. Réf. 3014 **DECODEUR** 3 états.

Codage personnalisé (13 000 codes) (Port 45 F)
Réf. 3015 RECEPTEUR 1 canal. Ali-12 à 15 V. Sortie relais.

Qualité professionnelle (Port 45 F) 420F



# **INTERRUPTEUR SANS FIL**

Portée 36 m ...... (Port 25 F)450F



# SECURITE

### **LE COMPAGNON**

### **DES PERSONNES AGEES**

EQUIPEMENT DE TRANSMISSION D'URGENCE ET I Le compagnon fidèle des personnes seules, âgées, ou nécessitant une aide médicale d'ur-

gence.

1) TRANSMISSION au voisinage ou au gardien par EMETTEUR RADIO jusqu'à 1 km.

2) TRANSMETTEUR DE MESSAGE personnalisé à 4 numéros de téléphone différents ou à

une centrale de Télésurveillance.

Documentation complète contre 16 F en timbres



### **ALARME SANS FIL**

PUISSANCE 4 WATTS HF 2 modèles

Alerte par un signal radio. Silencieux (seulement perçu par le porteur du récepteur). Nombreuses applications: HABITATION: pour prévenir dis-crètement le voisin. PERSONNES AGEES en complément avec notre récepteur D 67 et émet-

ALARME VEHICULE OU MOTO Modèle 1 DIAPASON ... (Port 45 F) 890F Modèle 2 DIAPASONS (Port 45 F) 1250F

# **RECHERCHE DE PERSONNES:**

### **NOUVEAU MODELE**

Système programmable jusqu'à 99 personnes Système de base avec 3 bips complet avec antenne et alim.

6940F interne + chargeur ...

### **EMETTEUR RECEPTEUR**

PORTABLE VHF 144 à 146 Mhz. 800 canaux. 2 niveaux de puissance de sortie. Contrôle de fréquence par synthétiseur. Tension alimentation 6 à 12 V. Puissance sortie 1,5 ou 0,15 W en FM. COMPLET avec accu 12 V

et chargeur ......... (Port 80 F) 2690F
OPTION: berceau mobile pour véhicule avec amplificateur 25 W. Prix: 1080 F

Matériel destiné à l'exportation.



# JRVEILLAN

### **VOIR ET ENTENDRE**

Très ingénieux pour avoir en permanence un œil dans une pièce. ...... (Port 65 F) 2590F



# **SURVEILLANCE VIDEO**

### KIT COMPLET

Facile à installer. Simple à utiliser comprenant :

– Ecran de contrôle 23 cm.

Caméra avec objetif de 16 mm (éclairage

KIT COMPLET ... 3590F Prix à l'exportation 2692 50 F - Expédition en port dû



# BLOUDEX **ECTRONIC'S**

25, avenue Parmentier - 75011 PARIS Tél.: 48.05.12.12 - Télex 240 072 Métro: VOLTAIRE ou SAINT-AMBOISE

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h sauf SAMEDI **APRES-MIDI et DIMANCHE** 

CONSULTER NOTRE CATALOGUE SUR MINITEL 24 h/24: 36.15 - Tapez ACTO mot dé BLOUDEX

AUCUNE EXPEDITION CONTRE REMBOURSEMENT. Règlement à la commande par chèque ou mandat



# CHIP SERVICE

14 Rue ABEL **75012 PARIS** TEL:(1) 43 44 55 71 / 78 FAX:(1) 43 44 54 88

HORAIRES: Lundi: de 14 H à 18 H 30 Mardi au samedi inclus : de 10 H à 18 H30

METRO: Gare de Lyon

Vente par correspondance:

Frais de port : 25 F (Franco si > à 1000 F)

# TRANSISTORS

AT 42085	26,00 F
BC 547C	0,70 F
BC 557C	0,70 F
BF 245	3,40 F
BFR 91	
BFR 96	11,00 F
2N 2222A Plast	0,70 F
2N 2222A Métal	1,60 F
2N 2905A	2,35 F
2N 2907A Plast	0,70 F
2N 2907A Métal	1,60 F

# **PROGRAMMATEUR** DE 68705 P3S (Livré avec le support

à force d'insertion nulle)

Pu ......200,00 F

# CIRCUITS DIP

8052 AH-BASIC	200 F
80C32	59 F
68705 P3S	
9306	
TL074	5,00 F
CD 4053	4,50 F
CD 4060	
CD 4066	2,70 F
CD 4510	
MC 1496	
MC14543	
MC14553	
MC 145151	
	05,001
MM 53200	25,00 F
MM 53200	25,00 F
MM 53200 MAX 232 LM 324	32,00 F
MM 53200 MAX 232 LM 324	25,00 F 32,00 F 2,00 F
MM 53200 MAX 232	25,00 F 32,00 F 2,00 F 6,00 F
MM 53200 MAX 232 LM 324 NE 567 NE 602	25,00 F 32,00 F 2,00 F 6,00 F 18,00 F
MM 53200 MAX 232 LM 324 NE 567	25,00 F 2,00 F 6,00 F 18,00 F 15,50 F
MM 53200 MAX 232 LM 324 NE 567 NE 602 NE 5532	25,00 F 2,00 F 6,00 F 18,00 F 15,50 F 10,00 F
MM 53200	25,00 F 32,00 F 2,00 F 6,00 F 18,00 F 15,50 F 10,00 F
MM 53200	25,00 F 32,00 F 6,00 F 18,00 F 15,50 F 10,00 F 68,00 F 54,00 F
MM 53200	25,00 F 32,00 F 6,00 F 18,00 F 15,50 F 10,00 F 68,00 F 54,00 F 20,00 F
MM 53200	25,00 F 32,00 F 2,00 F 18,00 F 15,50 F 10,00 F 68,00 F 54,00 F 50,00 F

# AJUSTABLES

11000111	DUU
Carbone 3/4 to	ur : vertical
ou horizontal to	outes valeurs
Pu	1,20 F
Multitours:	Toutes
Vertical:	valeurs
Pu	7,00 F
	***

Pu.....5,00 F

Horizontal:

# PROMOTION MEMOIRES

### SIMMs pour MACINTOSH BARRETTE 1Mo

# RAM DYNAMIOUE:

1 MEGA x 1 80 nS ; 41 1000-80119,00 F
256 K x 1 100 nS :
41 256-1032,00 F
41 256-1225,00 F
256 K x 4 70 nS:
( Convient pour extension
AMIGA 500 ou pour AT
nouvelle génération.)
44 256-70119,00 F
64 K x 4 10 nS:
44 64-10 <b>45,00</b> F
64 K x1 120 nS:
41 64-12 <b>20,00</b> F
THEODIA

# **INFORMATIQUE**


# Carte TVGA 16 bits ( Résolution: 1024 x 768)



DISQUETTES

1300 F

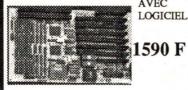Carte Mère AT 12 Mhz Extensible 4 Mo + EMS)



A SAISIR !!! Ensemble disque dur SCSI (Disque + carte controlleur tous types de disquettes + disques SCSI) 24 mS pour XT ou AT

60 Mo ......3900,00 F 80 Mo ......4800,00 F





BARRETTE 1 Mo 100 nS -CONVIENT POUR TOUS LES MACINTOSH SAUF MAC II CI ATARI nouvelle génération 580,00 F TTC

BARRETTE 1 Mo 80 nS

**MACINTOSH** -ATARI nouvelle génération 700,00 F TTC BARRETTE 1Mo 100 nS avec parité (9 pavés) Pour compatibles IBM 690,00 F TTC

-CONVIENT POUR TOUS LES

# **RAM STATIOUE:**

32 K x 8	100nS (Low power):
43256-10	149,00 F
8 K x 8	120nS (Low power):
The state of the s	55,00 F
2K x 8	300nS (Low power):
	32,00 F

# **EEPROM**:

NMC 9306	9,00	F
MDA 2062	44,00	F

# CONNECTIQUE

SUB-D:	
9 points male	3,25 F
9 Points femelle	3,45 F
15 Points male	4,40 F
15 Points femelle	4,65 F
15 Points male (type VG	A)6,70 F
15 Points femelle (VGA	A)8,60 F
23 Points male	7,45 F
23 Points femelle	7,65 F
25 Points male	3,90 F
25 Points femelle	4,10 F
37 Points male	9,30 F
37 Points femelle	9,85 F
Marin In September 1985 Annual Marin Annual	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN

# **DIVERS**

ALIM 3-4,5-6-7,5-9-12 V:	
500 mA29,00	F
CordonSecteurNoir:1,50m5,00	F
Péritel male4,50	F
Péritel femelle cable13,00	F
Péritel femelle pour CI7,00	F
Cable péri 5 C blindés8,00	F
Support tulipe0,14 F le poi	nt
Epoxy prés 100 X 16013,50	F
Condos céramiques0,40	F
PONT 1 Ampère2,00	F
1N 41480.25	F

# **BOITIERS**

D 30	
(170 X	120 X 40)39,00 F
115 PM	Plastique:
(140 X	117 X 64)30,40 F
210 PM	Plastique:
(220 X	140 X 44)43,90 F
ESM 14	1-05 Métal :
(140 X	100 X 50)38,50 F
POR PERSONAL PROPERTY OF	STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN

# REGULATEURS

7805 CSP	3,30 F
7812 CSP	3,30 F
LM 317 T	7,00 F
LM 337 T	15,00 F

# **QUARTZ**

	Mhz	
4,000	Mhz	8,00 F
10,24	Mhz	9,00 F

# DATA SWITCH



(Arrière DB 25 Femelle) -2 VOIES: 140,00 F -3 VOIES: 180,00 F -4 VOIES: 226,00 F Cable imprimante: DB 25/ Centronics: Longueur 1,80 m.....57,00 F

# **NEOSID**

5049	23,00 F
503410	23,00 F
531315	20,00 F
00-5920-00	20,00 F
00-5164-00	20,00 F
00-5853-10	23,00 F
7AS1 (POT)	17,00 F
5243	23,00 F
6122 (78)16SD75	4,50 F
612204 16SD75	4,50 F
SELFS NEOSID F	IXES:
4,7 uH	
10 uH	4,50 F
33 uH	4,50 F
100 uH	4,50 F

# **LIGNES** A RETARD

DL 470 (470nS)...12,50 F DL 711 (64 uS)....20,00 F DL 3722 (2 X 900 nS)...... .....160,00 F

# TECNI-TRONIC

• Composants électroniques, actifs et passifs • Tout le matériel pour réalisation de Cl • Accessoires, gaines, entretoises, fusibles radiateurs, supports, etc. Appareils de mesure : oscilloscope, mulradiateurs, supports, etc. • Appareils de mésure : oscilloscope, multimètres, capacimètres, pont RLC, générateurs, fréquencemètres (Beckman, Manudax, Iskra), etc. • Matériels pour alarmes et accessoires • Kits (IMD) • Tout I outillage SAFICO • Fers à souder : toute la gamme JBC • Coffrets pour l'électronique (TEKO) • Le service en plus ! Duplication d'Eprom, réalisation de CI.

Vente par correspondance (jusqu,à 1 kg 25 F de port). Conditions spéciales aux administrations, industriels, clubs...

Extrait du catalogue sur serveur Minitel consultez l'Annuaire Electronique Nom : TECNI-TRONIC Loc. : BONDY Dépt. : 93



# Beckman Industrial



9020 - 2 x 20 MHz, sensibilité de 5 mV (poss. de 1 mV). à 5 V/cm, base de temps de 0,1 µS à 0,2 S/ cm, recherche de la trace, testeur de composants, RETARD DU BALAYAGE, fonction XY, modulation d'in-

OSCILLOSCOPE

tensité (Z).

PRIX CATALOGUE 3990F TTC avec 2 sondes X 1/X 10

### **GENERATEUR DE FONCTIONS**

**FG2** - Signaux sinus, carrés, triangles, pulses. De 0,2 Hz à 2 MHz en gammes. 0,5 % de précision. Distorsion inférieure à 30 dB. Entrée VCF (modulation de

PRIX CATALOGUE 2090F TTC



## **ALIMENTATIONS**

Alimentations Stabilisées Ajustables		
- 270 S 13,8 V/3 A	309	F
- 310 S 13.8 V/5 A	444	F
- 320 S 13.8 V/10 A	688	F
Alimentation Stabilisées Réglables		
- 300 S 2.5 A/5à 15 V avec affichage	493	F

100	-20		
17805	ICT DE POWER IN	SM HU	
-	trans.		200
1 17		1	200

# CAPACIMETRE MULTIMETRE

### **CM 20**

8 gammes de mesure De 0,1 pF à 20000 μF Résolution de 1 pF Précision 0,5 %. PRIX CATALOGUE 829F TTC



### **EDM 1122**

Affichage digital 2 000 points 2 000 points
3 1/2 digits
11 fonctions V/Cc, V/AC A/CC, A/AC
Ohmmètre, Test de continuité sonore. Test d'iode. Fréquencemètre hFE, Niveau logique, Test capacité 0,5 % Précision.

- 0,5 70 1.00.5 - Dimensions 150×74×35 mm 599F TTC

# PONT RLC **LM 22A**

calibres 200 µH à 200 H 8 calibres 200 pF à 2 000 µF calibres 20 ohm à 20 M ohm

PRIX CATALOGUE 1922F

# **DIVERS EXTRAITS de notre TARIF**

# Châssis à insoler CIF

BC 10.	
Surface d'insolation 200 × 400 mm,	
2 tubes UV de 15 W, minuterie	;
BC 6	
Idem en kit complet 930F TTC	,
0 ( 111 ) 1 11	
254 × 405 mm, 4 tubes UV minuterie	
minuterie 1 890F 110	•



# Machine à graver à mousse CIF (frais d'envoi 60 F par machine)

perchlorure ........... 1 GRAV'CI 3. Idem avec surface de gravure de 270 × 410 mm ...... 1 550F TTC

### **OFFRE SPECIALE** LABO CI

BC 10 monté + GRAV'CI 2: 2 200F TTC (frais d'envoi 110 l

COMPOSANTS

		_
68705P3S	85,00	F
Pour 10 pièces		F
Péritel Mâle	6,00	
Quartz 4 MHz	8,00	F
Quartz 3.2768 MHz	8,00	F
4060	4,00	F
4066	3,00	F
LM324	3.00	F
HC00	2,00	F
MCT2	6,00	F
4N26-27-28	10,00	F
TIL 116	12,00	F
Câble		
8c×0,14 mm <sup>2</sup> (le m)	9,00	
Poussoir	3,50	
Boîtier D30	39,00	F
Boîtier BA4	23,00	F

# **FRÉQUENCEMÈTRE ISKRA**

**⊗Iskra** 


**MULTIMETRES MANUDAX** 



MANUDAX 3650 0,3 % - 2 000 pts - 20 A. Capacimètre. Fréquencemètre. Test transistors, test diodes, test sonore. Livré avec sacoche

PRIX PROMO 690F TTC

# MANUDAX 4650

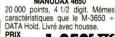

1 050F TTC PROMO

0.00

Comming &

10



MX-190T Multimètre digital de poche, thermomètre calibre 10 A, précision 0.25 %

405F TTC

### Distributeur des kits TSM

68, av. GALLIENI (RN 3 face à Conforama) 93140 BONDY - Tél. : (1) 48.48.16.57 Fax : 48.49.73.70 Horaires d'ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h

# BERI

43, rue Victor Hugo 92240 MALAKOFF Tél.: 46.57.68.33

Métro : Porte de Vanves


# **EXCEPTIONNEL**

# RECEPTEURS DE TRAFIC PROFESSIONNELS

(Renseignements et photo fournis à la demande contre 1 ETSA par appareil)
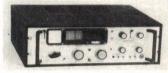
### **EDDYSTONE EC 958-7**

Récepteur de grande classe à couverture générale (VLF et HF) de 10 kHz à 30 MHz en 10 gammes. Haute stabilité par verrouillage de phase, affichage digital de la fréquence



(résolution 1 Hz). Tous modes de fonctionnement et sélectivité variable par filtres à quartz. Convertisseur FSK incorporé pour RTTY. Avec notice technique en anglais. ..... 8.500 F

(+ port SNCF à l'arrivée)

# THOMSON CSF type RS 560

Récepteur transistorisé à triple conversion de fréquence et verrouillage de phase. Couvre 1 MHz à 30 MHz en 29 sous gammes. Affichage de la fréquence par compteurs



mécaniques (précision 200 Hz). Modes de fonctionnement : BLI, BLS, CW et AM. Sélectivité 0,75 - 1,5 - 3 et 6 kHz et filtre BLU. Avec notice technique. .....

(+ port SNCF à l'arrivée)

# REALISEZ VOTRE TRANSCEIVER UHF 432 MHz A PARTIR DE MODULES PROFESSIONNELS

(modules fournis avec documentation)

A) AMPLIFICATEUR UHF 15 W - Entrée 10 mW, sortie 15 à 20 W. Module professionnel. Idéal pour constituer l'étage de sortie d'un transceiver FM. Se connecte directement à la sortie d'un synthétiseur délivrant une puissance de 6 à 15 mW. Cet amplificateur de type large bande comporte 3 étages : • amplificateur hybride MWA-130 (Motorola) ; • amplificateur transistor classe C RF-515 (Motorola) ; • ampli de sortie hybride MHW-720-2 (Motorola). Réalisé en coffret aluminium moulé de 174 x 60 x 30 mm (poids 350 g), se fixe aisément sur un radiateur. Alimentation 10 à 11 V. Entrée et sortie HF par fiches .... 220 F Subclic. Livré avec schéma. .....

B) TETE HF RECEPTION 430/440 MHz - Module professionnel réalisé en coffret blindé de 90 x 70 x 27 mm. Entrées HF, OL et sortie FI (21,4 MHz) par fiches Subclic. Alimentation 10 V. Comporte un transistor BFR-91 (ampli HF) et un mélangeur MCL ML1. Livré avec schéma.

# C) PLATINES FI RADIOTELEPHONES 21,4 MHz

(sélectivité ± 3,75 kHz par filtre à quartz).

MODELE 1 – Platine 21,4 MHz/100 kHz. Utilise un circuit SL-6601C. Alimentation + et – 10 V. Entrée fiche Subclic. Dimensions : 60 x 120 mm. Livré avec schéma. 125 F

MODELE 2 - Platine 21,4 MHz/100 kHz. Utilise un circuit SL-6600C Comprend un ampli BF TDA-1011. Sortie 1 W/5  $\Omega$ . Alimentation 10 V. 

D) LOGIQUE DE COMMANDE DE SYNTHETISEUR UHF - Réutilisable pour commander un VCO en 430-440 MHz ou pour récupération des composants professionnels (TCXO 10 MHz, mélangeur MCL SBL-1, diviseurs SP-8685B, SP-8790A). Comprend 2 modules 75 x 300 F 210 mm. Livré avec schéma. .....

# COMPOSANTS DIVERS

ĺ	FILTRE DUPLEXEUR PROCOM UHF (440-450) 200	_
	FILTRE DUPLEXEUR Thomson-CSF bande UHF (440-450) . 150	F
	HYBRIDE Motorola MHW-720-2 150	F
	MELANGEUR 1 GHz (platine comprenant 2 mélangeurs mini circuit	S
	TFM-2-308 utilisables jusqu'à 1,3 GHz)	F
ı	CIRCULATEUR 432 MHz + charge 50 Ω/15 W 170 I	F

### SANS SUITE - JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK

Règlement à la commande • Port PTT et assurance : 30 F forfaitaires • Expé ditions SNCF: facturées suivant port réel • Commande minimum: 100 F (+ port) • BP 4 MALAKOFF • Fermé dimanche et lundi - Heures d'ouverture : 9 h-12 h 30 - 14 h-19 h sauf samedi 8 h-12 h 30 - 14 h-17 h 30 • Tous nos prix s'entendent TTC mais port en sus. Expédition rapide. En C.R., majoration 20 F • CCP Paris 16578.99.

## MAGNETIC FRANCE 11, PLACE DE LA NATION, 75011 PARIS

43 79 39 88

Télex: 216 328 F Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 19 h Fermé le lundi

									Ferm				
FROUTS  THE GREEN STATES IN THE WAS SERVED STATES AND S	74HC102 74HC103 74HC103 74HC103 74HC103 74HC103 74HC104 74HC105 74HC106 74HC106 74HC106 74HC106 74HC106 74HC107 74HC107 74HC107 74HC107 74HC107 74HC107 74HC107 74HC108 74HC10	14.579   14.	## E   ##	280F N.N. N. N	## S529 N ## S52	TEA	L11081CN 97 H19281 33 H140816 35 H19281 33 H140816 35 H140816 36 H	27160UPLI 300 27160UPLI 300 27160UPLI 300 27160UPLI 300 27160UPLI 457 27	2012-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-	50500 50500 50500 50500 50500 60619 60621 507	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	637 D DOMA D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	0720387 757 2070387 2070 2070387 2070 2070387 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 20
18T 10F 9F 177 9F 177 9F 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	74LS10	CIRCUITS INTEGRES ANALOGIOU  15274	LS285 LS220 LS7220 LS7220  M / M FF H 10481 H	15F 18F 18F 34F 34F 34F 34F 34F 54F 54F 59F 66F 67F 59F 66F 87F 59F 18F 18F 18F 18F 18F 18F 18F 18F 18F 18	TBAB20A TBAB40 TBAB40 TBAB40 TBAB40 TBAB40 TBAB40 TBAB40 TBAB40 TBAB40 TCA250 TCA250 TCA250 TCA250 TCA400 TCA400 TCA400 TCA400 TCA400 TCA50 TCA50 TCA500 TCA	55	F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	8 B Domotique C.1 M Centrale Domo Recept. Vif s  0 U Emulateur d'E 12 12 12 12 12 13 14 14 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	ADIO PLAN: ticle de la re CUITS IMPI  I seul trous m obtique carte p sens. QTZ RX  EPROM  cel de person fransistor  ROM re re re ficuencemètre 1. Principal 1. simple	evue y comprise RIMES PEUVEI  iét. 660 F rin 1417 F 264 F  125 F  se 876 F 133 F 192 F 434 F 1000 F	end le maté les circuits NT ETRE LIV ELSOS 505AVA 505REV 505SD 505SIM ELSOS 506Y00 EL5O7 507EFM EL 508 6080-A 5086YE 508REC EL 509 509CAP 509DIG EL 510 510MR 510PAR	riel Indiqué dans la list Imprimés non percés. /RES SEPAREMENT.  Analyseur Logique Réverbération Electroniq Applications SDA2101 Simula Simulateur de Présence MOOTEL  Emetteur FM 88-108 MHZ Chargeur Accu 9V/6F22 Emetteur ZTMHZ Recepteur ZTMHZ Capteur de pression Digitalisation Vidéo  Mire SVHS Machine parlante  lus de 4 mois ne sont pas t , à la demande, dans les 48 pel téléphonique.	156 F 370 F 71 F 256 F 856 F 686 F 171 F 267 F 402 F 548 F 284 F N.C 362 F

20% à la commande - le solde contre remboursement

NOUS ACCEPTONS TOUS LES BONS DE COMMANDE OFFICIELS DE L'ADMINISTRATION

NOM. ADRESSE ..... Envoi : Franco 35 F - Vendu également au magasin 25 F



Programmateur pour T.T.C. microcontrôleur Kit ..... F. 400,00 68705 P3S Monté .. F. 520,00



Composants T.T.C. 68705 P3S 150.00 3,50 2,90 4060 4066 5114 15,00 2.30 LM324 F 68 B21 14,00 68 B02 32,00 20.00 27128 6501 O 100,00



Transfo moulé T.T.C. 220 V/12 V - 0,5 A .... F. 26.00



Programmateur pour H.T. 2716 à 27512 utilisé en autonome ou connecté à un P.C. Possibilité d'émulation mémoire. Liaison RS 232 F. 7500,00

ELECTRONIQUE R.C. - 3, rue Prévost Paradol 75014 PARIS - Tél. : (1) 45.43.43.69 - 45.43.35.20 Ouverture lundi au vendredi 9h-13h - 14h-18h30

# TOUTE L'ELECTRONIQUE® MONTPELLIER 12 RUE CASTILHON - 34000 MONTPELLIER

TEL 67 586894-TELEX 490892

DEMANDEZ CATALOGUE LA QUALITE PROFESSIONNELLE DE NOS PRODUITS
VOS MONTAGES
C'EST LA SECURITE DE VOS MONTAGES VOTRE

JOINDRE 4 TIMBRES A 2,20 FRANCS POUR FRAIS

NOM . ADRESSE: CODE POSTAL: TEL:

Vente au détail - Vente par correspondance 118, rue de Paris 93100 MONTREUIL Tél. : (1) 42.87.75.41 - Fax : 48.59.25.35

Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h Accès périphérique : Porte de Montreuil à 800 m - Métro : Robespierre

### POUR ENREGISTRER CANAL +

sans passer par votre télévi

Platine FI + Tuner VHF livrés avec modules précâblé et schéma

.

ш U

ш

ш

ш

Ш

0

Ш

II (SONS + image)
Sur moniteur vidéo, magnétoscope portable chaine HiFi etc...

Platine FI - Tuner UHF livrés avec modules précâblés et schéma (port 35°)

III (port 50F)

Alimentation 12 V pour I, II, III

# Micro ordinateurs MAT



1 Micro 32 Ko + 1 Moniteur + 1 extension 16 K + 1 livre astuces. 590F

# PERIPHERIOUES MATRA

150F (port 35 F) Extension 16 Ko mémoire 100F (port 35 F) Extension poignée de ieux .. Adaptateur antenne (permet l'utilisation de votre micro-ordinateur sur TV non munie de prise Péritel) 130F (port 35 F) 90F (port 35 F) Papier imprimante (les 6 rouleaux) ... 50F (port 35 F) Livre les astuces d'Alice ...

# **ORDINATEUR COMPATIBLE PC/XT**

330F

80F

8088 Turbo 4,77 MHz/10 MHz. 640 Ko RAM. 1 lecteur 720 Ko en 3<sup>1/2</sup> carte CGA couleur / Hercule monochrome. 1 entrée série, 1 entrée parallèle. 2 slots d'extension. Fourni avec DOS 3.3. Très grande marque.

6990 Prix: 2990F TTC 2521HT (port dû) QUANTITÉ LIMITÉE. (Photo non contractuelle).

EN OPTION: moniteur monochrome ......

TÉLÉCOPIEURS GRANDES MARQUES POUR L'EXPORT, NOUS CONSULTER!



# **PERIPHERIQUES**

Moniteur informatique composite ... Moniteur TTL Philips compatible PC Moniteur 31 cm, monochrome vert. Racks (sans boîtier) ...... Terminaux (écran + clavier) QUME compatible PC ..... 490F TTC Clavier 84 touches AT, très 1090FTTC Imprimante MCP 40 - 40 colonnes - 4 couleurs - Graphiques - Parallèle . Imprimante CP 80 - 80 colonnes -. 490F (port 70 F) CIPHER 390F TTC

Mini-Frigo 50 litres, Table Top à absorption ultra silencieux (Bureaux...)
Dim.: 75 × 44 × 50, 220 V/110 W. Second choix, parfait état de fonctionnement

590F (port dû)

690F TTC

Sales Force Motivation Meeting U. K Sales Analysis

# PC / XT

512 Ko extensible à 1 Mo. 8086 8 MHz. Clavier 102 touches\*. Floppy 31/2 720 Ko. 2 slots d'extension 8 bits. Connecteur pour floppy externe supplémentaire 5<sup>1/4</sup> ou 3<sup>1/2</sup>. Sortie CGA couleur / MDA monochrome ou téléviseur Pal/Secam par antenne. Ports série/parallèle.

Quantité limitée: 1990F TTC

(1678F HT) (port dû)

# EN CADEAU!

- 1 souris 1 manuel d'utilisation en français 1 DOS 3.3

- 1 GW Basic 1 GEM 3

 Joystick + 4 logiciels de jeu. Le pack .....

Moniteur monochrome

Lecteur 5<sup>1/4</sup> externe
Lecteur 3<sup>1/2</sup> 720 Ko

TTC 990F TTC

# **PORTABLE XT**

Ordinateur portable "poids plume" grande marque XT 8088.

— Turbo 8 MHz 640 Ko. super SLIM LINE

en Azerty

ш

2 floppy 3<sup>1/2</sup> 720 Ko. Ecran LCD 80 x 25 très lumineux.

Clavier livré en Qwerty parametrable

Touches auto-collantes non fournies)

- Clavier 81 touches. Ports parallèle/série.
- Prise moniteur externe

Batterie rechargeable amovible.
 Poids plume : 3,6 kg.
 Dim. : 331 x 310 x 55.

# **TELECOPIEURS**

BROTHER POLYFOCUS Groupe 3 - 20 numéros en mémoire. Photocopieur. Résolution 203 x 196 DPI. Sélection de réception automatique et manuelle. Recomposition du dernier numéro. Livré avec combiné

téléphone. Prix : (4207,42F HT) 4990F TTC

SANYO SANFAX Groupe 3 - 100 numéros en mémoire. Photocopieur. Rapports d'activités. Transmission 

MULTIMETRE



BBC 2004

Prix: 1160F TTC



Prix : 889F TTC 1364F TTC 1892F TTC



Prix : 2240F TTC 266RF TTC

3190F TTC GENERATEUR

GENERATEUR DE FONCTIONS FI 8102



Prix : 2073F TTC



ALIMENTATIONS

OSCILLOSCOPE PHILIPS PM 3208



ante 2 x 20 MHz Sensibilité 1 mV/die
Garantie 3 ans.

Prix : 4258F TTC

ABTE 2530 simple 0-30 V/2,5 A Prix : 2158F TTC

Prix : 2769F TTC MODULES ELECTRONIQUES

DIDACTIQUES MODUFIL

MODULE D'INITIATION A L'AUTOMATISME FINFO

Prix : 3725F TTC

OSCILLOSCOPE HM 203 HAMEG



des systèmes industriels à partir de votre compatible PC. Prix en fonction de la configuration choixie



Prix : 2642F TTC **PLATINES DE CONNEXIONS** 



PUPITRE D'INITIATION AUX MICROPROCESSEURS ASM 2051



la productique en toute simplicité. Compo-ée à chaque niveau et prix en fonction de la

BANC DE TEST ANALOGIQUE

PLATINE DE CONNEXIONS

Prix: 3565F TTC

Dim. : 224 x 150 x 20

Prix : 214F TTC



BANC DE TEST LOGIQUE

Prix: 4600F TTC

ENSEMBLE DE SOUDAGE THERMOSTATÉ. AFFICHAGE PAR VU-MÈTRE SBC 345

Prix : 995F TTC

# **FRANÇAISE D'INSTRUMENTATION**

1, rue Eugène-Piat - 10000 TROYES Tél. : (16) 25.78.15.55 FAX. : (16) 25.74.11.88

TÉLEX : 842 921

(Prix promotionnels au 25/04/90 dans la limite des stocks disponibles.)



Pour tout surveiller, tout découvrir, tout savoir, à Pile distance et 9 volts (Alcaline) discrètement. 30 F

TRES SIMPLE: une pile 9 volts à brancher, c'est tout! Dès lors, il émet pour vous. TRES DISCRET: très petit, sans

fil, sans antenne si nécessaire, fonctionne sans bruit.

TRES EFFICACE: il vous retransmet en



TRĒS, TRĒS UTILE... pour surveiller enfants, malades, magasins, bureaux, maisons, garages, et résoudre tous les problèmes de vols, détournements, escroqueries, etc...

UNE VRAIE RADIO-LIBRE (20 kms) simplement en rajoutant piles et antenne Voir mode d'emploi en François. TECHNIQUE : Fréquence, 88-115 Mhz - Alimentation : 9 à 18 volts si necessaire

# **ESSAYEZ VITE CET APPAREIL, MEILLEUR RAPPORT QUALITE-PRIX:** PLUS DE 100 000 APPAREILS VENDUS À CE JOUR (nous sommes fabricants, nous fournissons idministrations, police, armée, ambassades, détectives, gardiennages, tous professionnels, etc)

# **COMMANDEZ AUJOURD'HUI**

**BON DE COMMANDE CI-DESSOUS** 

Par téléphone 24 h/24 : **91 92 39 39 +** - Télécopie : 91 42 14 85 Télex 402 440 F Envoi discret et rapide. RECOMMANDE 48H

Par correspondance.	BON DE COMMANDE
à découper ou Laboratoires PRAGMA – BP	<b>Precopier et retourner vite à :</b> ERP 06/5 P 26 - 31 Rue Jean-Martin - 13351 Marseille Cedex 5
NOM :	
PRENOM:	1.
ADRESSE :	
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
CODE POSTAL	VILLE :
PAYS :	
Oui, expédiez-moi de 240 F + 15 F recommand	TX 2007 (précisez quantité) au prix unitaire dé urgent
0	Piles 9 volts (Alcaline) au prix ce 30 F l'unité
O Ci-joint mon règlement du te	





A ce prix et avec cette qualité, aucun particulier ou aucune école n'a le droit de s'excuser de ne pouvoir s'équiper ou de ne pas apprendre l'informatique.

• Carte mère 8088 / 10 MHZ TURBO
• 640 K de Ram sur carte mère
• Lecteur 360 KO 5 1/4
• Carte série et parallèle
• Carte monochrome HR 720X348
• Clavier AZERTY français étendu.

PC AT nous consulter

# 10 F TTC ET PLUS

Si vous bricolez, vous venez, vous fouillez, vous êtes sûrs de trouver et d'économiser... des milliers de francs.

Matériel déclassé, pannes mineures diverses.

à reconditionner pour : revendeurs, techni-ciens, réparateurs, laboratoires, collèges

Cartes mère XT	50	F	et	+
Cartes mère AT	300	F	et	+
Cartes vidéo	50	F	et	+
Cartes contrôleur	. 50	F	et	+
Clavier Qwertzy neuf	90	F	et	+
Cartes diverses				
Boîtiers	100	F	et	+
Alimentations	100	F	et	+
Moniteurs mono	100	F	et	+
Moniteurs couleur	400	F	et	+
Lecteurs disquettes	. 30	F	et	+
Disques durs	200	F	et	+

# **EQUIPEZ VOTRE** ORDINATEUR A MOITIÉ PRIX

Carte mère 386 / 20 Carte mère 386 / 25			
Carte mère 486 / 25 HIGH TECH USA Lecteur 360 Ko / 5 1/4		690	F
Lecteur 1,2 Mo / 5 1/4 Lecteur 720 Ko / 3 1/2 Lecteur 1,44 Mo / 3 1/2		690	F
Contrôleur lecteur Contrôleur lecteur et DD Contrôleur lecteur et DD RLL		790	F
Disque dur 20 Mo Disque dur 40 Mo	1 2	690 980	F
File Card 20 Mo File Card 30 Mo File Card 40 Mo	3	690	F
File Card 80 Mo / 19 MS Garantie 2 ans Streamer 40 Mo / 60 Mo	6	980	F
Streamer 40 Mo / 60 Mo	2	980	F



12" Mono VGA	990	F
14" Mono VGA Pro 1	190	F
14" Couleur VGA 2	990	F
14" Couleur VGA Pro3	490	F
14" Couleur Multisync 3	690	F



**QUANTITES** LIMITEES

Souris 190 F TTC



**ORDINATEUR** DE POCHE IQ 7000 SHARP

1 390 F



# **IMPRIMANTES 120 CPS**

**********	1	290	F
	**********	1	1 290

# **IMPRIMANTES 200 CPS**

80	CI	24	aiguilles	2	990	۲



**ONDULATEUR 400 VA CITEM** 

2 890 F Fab française



**IMPRIMANTE** LASER 9 990 F TTC

6 p./mn - Emulation complète. HP série 2. Nombreuses options

# **COMPOSANTS**

4104-10	13	, ,
41256-10	25	F
41256-8	36	F
41464-10		F
41100-8/RAM 1 MO par 1		
en 100 ns (spécial)	120	F
Module SIMM/256 KO par 9 en 100 ns		
Module SIMM/256 KO par 9 en 80 ns	360	
Module SIMM/1 MO par 9 en 80 ns		
Module SIP/256 KO par 9 en 9 en 100 ns	380	
Module SIP/1 MO par 9 en 100 ns (téléphon		•
Module SIP/1 MO par 9 en 80 ns (téléphone		
8087-2/8MHZ	1 490	F
80287-10		
80287-12		
80387-SX (spécial)	2 990	
80387-20		
80387-27 (spécial)	4 590	
	990	
COOCH SO (Special)		

4, rue Yves-Toudic - 75010 PARIS Tél.: 42.08.54.07 + 42.08.63.10 Fax: 42.08.59.05

Du lundi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h à 50 m du Métro République

# EXTRAITS DIL CATALOGUE

MÉMOIRES	
68705 P3S	76,00
41256-1043256-10	33,00
41256-12	28,00
411000	
9306	
27256	30,00
27C256 27512	60,00
RÉGULATEURS	
7805	2,70
7812 ZENER 1/4 W	2,70
/FNFR I/4 W	

ZENER 1/4 W. ALIMENTATION 500 MA	0,90 29,00
1 11	
CONNECTIQUE	
COMMUTATEUR ATARI VIDÉO	200,00
DIN 13B MALE CORDON	20.00
DIN 14B MALE CORDON	20.00

CIRCUIT IMI	PRIMÉ
HE 10 2×5. HE 10 2×10	5,00 7,00
CABLE IMP/PC	58,50

200 × 300 ......41,00

	CMOS	
4002		1.90
4012		291
4029		4.00
4040		3.80
4060		3.00
4051		3,00

DIVERS	
PERITEL	5.00
RÉSISTANCE MINIMUM 10 PAR VALEURS	0.10
2N2222 A METAL	
2N2907 A METAL	1,50
2N2905 A	1,90
DL3722	145,00
DL3722 DL470 DL330	12,50
DL330	15,00
QUARTZ 3,27 A 10 MHZ	6.50
BOITES PLAST, D30	39.00
INSERTION NULLE 28 BROCHES	90,00

Prix valables jusqu'au 30.6.90

CABLE PC MINITEL..

Conditions de vente : administration acceptées sur bon de commande, par correspor dance mini 100 F port 40 F jusqu'à 3 kg. CATALOGUE CONTRE 3 TIMBRES à 2,30 F

# S.N. RADIO PRIM

5, rue de l'Aqueduc, 75010 PARIS - (1) 40.35.70.50 - Fax : (1) 40.35.43.63 Métro : Gare du Nord - Gare de l'Est Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 45 - Fermé le dimanche

# TRANSFORMATEURS TORIQUES ISKRA



Puissance (VA)	U.Sec (V)	Prix
15	2 x 6 2 x 12 2 x 15 2 x 18	160 <sup>F</sup>
30	2 x 12 2 x 15 2 x 18 2 x 22	170 <sup>F</sup>
50	2 x 9 2 x 12 2 x 15 2 x 18	185 <sup>F</sup>
80	2 x 9 2 x 12 2 x 15 2 x 18	200F
120	2 x 12 2 x 15 2 x 25	215 <sup>F</sup>
160	2 x 9 2 x 12 2 x 25	250 <sup>F</sup>
225	2 x 12 2 x 22 2 x 30 2 x 35 2 x 55	280F
500	2 x 12 2 x 25 2 x 50	420F

Autres tensions disponibles sur commande. Délais rapides! Documentation technique sur demande!

# TRANSFORMATEURS SURMOULÉS

- Primaire 220 V
- Secondaires: 2 x 3 V 2 x 4,5 V 2 x 6 V 2 x 7,5 V
   2 x 9 V 2 x 12 V 2 x 15 V 2 x 18 V.

Puissance	Circuit	Dimensions	PRIX
1 VA	25 x 30	34 x 29 x 28	25 F
3 VA	32 x 38,4	42 x 35 x 32,5	35 F
5 VA	35 x 42	45 x 38 x 33	40 F
10 VA	40 x 48	51 x 43 x 37,8	51 F

# TRANSFORMATEURS D'ISOLEMENT 220 V/220 V

Pour répondre aux normes de sécurité, beaucoup d'appareils électriques nécessitent l'emploi de « transfo d'isolement ». Equipés avec écran électrostatique, ils assurent cette protection et en plus, éliminent en partie les transitoires, et la plupart des parasites du secteur. Equipés

avec cordon 2 P+T côté secteur. Prise femelle normalisée 2 P+T jusqu'à 1500 W côté utilisation. Bornier sous capot plastique côté utilis ation sur modèle 2000W.

<ul><li>Puiss</li></ul>	sance disp	ponible				
50 W		255	F	75 W		. 275 F
100 W		315	F	150 W		410 F
250 W		550	F	350 W		. 755 F
• Puiss	sance disp	onible	sur	command	e spéciale	9
500 W		845	F	750 V	٧	1220 F

1500 W 2520 F

2000 W ...... 2770 F Accus, pastilles

1000 W

cosses à souder . 28F pièce (surtout utilisé pour téléphones portables ou trois accus sont nécessaires.)

1950 F

PROMOTION EXCEPTIONNELLE
Accus VARTA Type R6
1,2 V - 500 mA 10 F pièce





5 rue de l'aqueduc 75010 PARIS Tél 40 35 70 50 Fax 40 35 43 63

# **CATALOGUE DISPONIBLE**

25F

au comptoir

40F

par correspondance

SERVICE EXPEDITION minimum d'envoi : 50 F port et emballage MODE DE PAIEMENT C.C.P. - Chèque bancaire. Contre remboursement - Timbres.

FRAIS DE PORT Jusqu'à 1 kg : 25 F - de 1 à 3 kg : 30 F - de 3 à 5 kg : 35 F de 5 à 7 kg : 45 F

au de là : tarif SNCF. C/remb. : tarif spécial selon poids et valeur.

☐ Veuillez me faire parvenir votre catalogue général (ci-joint 40 F en chèque).

Nom	Prénom	
Adresse		
C.P	Ville	ERP 06/90

**ABOX** 

**ELBOX** 

SOLBOX

**POLIBOX** 

**GIBOX** 

**MINIBOX** 

**OCTOBOX** 

DATABOX


**KEYBOX** 

# RETEX

# présente ses séries de coffrets

# vedettes "spécial électronique"



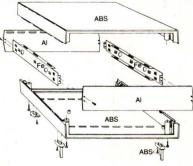

# Pour l'électronique,

le coffret c'est



Catalogue sur demande

# LE DEPOT ELECTRONIQUE

agent général France

BP 5 - 84470 CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE Télex : 431 614 F - **Tél. : 90 22 22 40** 

SOLBOX 19" TECHNIQUE MINIBOX GIBOX

Γ	Veuillez me faire parvenir votre documentation	ERP
	Nom	06/90
ĺ	Prénom	8
	Adresse	
	Ville	
	Code postal	



# 8e SALON INTERNATIONAL DU CABLE ET DU SATELLITE du 12 au 14 SEPTEMBRE 1990 - PARC DES EXPOSITIONS DE PARIS PORTE DE VERSAILLES



ANTENNE réunira plus de 100 exposants pour présenter les dernières nouveautés et services du câble et du satellite. Tous les décisionnaires et acteurs du marché vont visiter ANTENNE pour s'informer, comparer, acheter... Plusieurs conférences, animées par des spécialistes du marché, sont organisées dans le cadre d'ANTENNE.

Informations et invitations: INFOPROMOTIONS

Jean BARON

15-17, avenue Ledru-Rollin - 75012 PARIS Tél.: (1) 43 44 35 97 - Fax: (1) 46 28 89 04

Société:			_
Nom:		Prénom :	-
Adresse:			_
Code postal:	Ville : -		_
Invitations $\square$		Tél. :	
Informations exposants $\Box$	ERP 06/90	Fax :	_

G

RTM

# **ETUDE** KIALI INGENIERIE ET REALISATION **DE CIRCUITS IMPRIMES**

- C.I. (étamé percé) 30 F/dm² en SF, 60 F en DF à partir de mylars.
- Réalisation de mylars à partir de schémas de revues : 80 F/dm<sup>2</sup>.

Chèque à la commande. Port : 15 F.

KIALI INGENIERIE 3, rue de l'Abbé Carton 75014 Paris Tél.: 45.40.78.25 +

Délais rapides, qualité professionnelle.

• Tirage de vos films à partir de fichiers format Gerber Formats des disquettes 5" 1/4 (360 Ko et 1,2 Mo);

3" 1/2 (720 Ko et 1,44 Mo)

- Duplication de mylars
- Etudes d'implantations assistées par ordinateur (devis sur demande)
- Services informatiques (matériels et logiciels : contactez-nous au 45.40.78.25 ou 40.44.46.94)
- Réalisez vos mylars vous-même à partir de schémas de revues. Fourniture: de films 200 × 300 mm + REV/FIX,

lampe + douille + notice : 230 F. de plaques époxy positives

200×300 mm: 110 F

Port et emballage: 30 F.





# LA RECEPTION


LYON RADIO COMPOSANTS

ALLEMAND, AMERICAIN, ANGLAIS, ITALIEN, FRANCOPHONE... ...+ DE 45 CHAINES CHEZ VOUS.

Pour tous renseignements téléphonez au:


78 39 69 69 - FAX 78 30 54 83

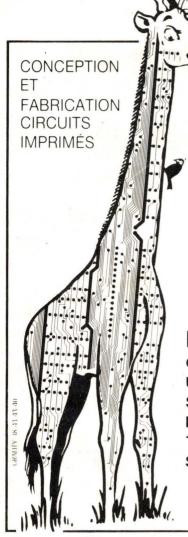ou ecrivez nous à quai pierre scize - 69009





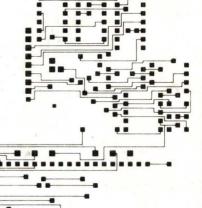50 personnes sur 2 000 m<sup>2</sup> couverts en 2 usines à 60 mn de Paris PROTO Métallisé 6 jours



# **HOMOLOGATIONS**

CNET UL SIAR **MATRA THOMSON** SNCF

**Fabrication** industrielle et professionnelle de tous circuits imprimés

simple face, double face, classique et à liaisons par trous métallisés



25, route d'Orléans - 45380 CHAINGY

Tél. 38 80 64 64 - Fax : 38 80 62 69 - Télex : 782 207

La rubrique petites annonces de Radio plans est ouverte à tous nos lecteurs pour toute offre d'achat, de vente, d'échange de matériel ou demande de renseignements interlecteurs. Ce service est offert gratuite-ment une fois par an à tous nos abonnés (joindre la dernière étiquette-adresse de la revue). Les annonces doivent être rédigées sur la grille annonce insérée dans cette rubrique. Le texte doit nous parvenir avant le

30 du mois précédant la parution, accompagné du paiement par CCP ou chèque bancaire.

TARIF: 45 F TTC la ligne de 31 signes ou espaces 55 F TTC avec encadré

# ES ANNONCES

Cherche schéma magnétoscope bêta Fisher VBS 7320 et Rembobineuse vidéo cassette bêta. **75.30.42.32** 

Vends ency. Eurotechnique électronique digit. et micro. avec matériel. Tél.: 87.80.46.83.

Vds IBM PC 192 Ko, lecteur 360 Ko + carte CGA et monochrome (2/1) + dos 3 · 20, 2 000 F. Vds 2 CB 22 FM (2 W) Continental Edison et Sonolor + ampli 25 W + tos-mètre HAM, 1 200 F. Tél. : 43.66.38.58 après 19 h.

Vds encyclopédie électronique 16 volumes. 1 500 sché-mas éditée par Eurotechnique. Tél. : 34.75.39.59.

Vds collect, revues bon état : 137 Electr. Pratique (07/74 à 08/87) et 173 H.-Parleur (01/74 à 03/87). Tél. après 19 h : 75.08.37.18. Philippe.

Vds encyclopédie + matos montage micro. Prix : 8 500 F. Tél. : 49.01.43.72

Cherche ALS View. Tél. : H.R. 33.41.64.45

Vds Galvas Métrix 1 MA - 80 × 60 (100 F) + tubes Oscillo VCR 139 A + NC 3 (100 F) + Condo 32 UF 350 V (100 F/6) + lot condos. + résist. 1 % (100 F/250) + lot transist. puiss. dores (100 F). Envoi Franco c chèque à Roth Antoine, 18, rue gal de-Gaulle - 68440 Habsheim.

Vds lot PTS matériels 300 F. Listre contre lettre timbrée Petite boîte rigolotte [mini synthé 8 sons diff. poule sirène, rire] avec ampli intégré + H.P. compressior 500 F. Antenne FM int. tbe avec préampli réglable 200 F Ampli. Tél. alim. pile 9 V ou ext. tbe 200 F. Daniel au 75.9.0.46.80.

Nous pouvons avoir en stock ce que vous cherchez au meilleur prix

mesure, informatique, composants, Connectique Câbles, EM, RE...

Pièces détachées :

Disponibles: ampli 400 à 500 MHz, 15W et 80W, charges 100W de 100 à 1300MHz.

Imprimantes: Silver REED exp. 500 4550 .....de 600 à 800 F

27, rue de la Tuilerie, 91180 Saint-Germain-les-Arpajon N20 - 25 km Paris - Montlhéry

> Tél.: (1) 60.84.10.11 et (1) 64.90.68.93

Fax: (1) 60.85.05.42 - Télex: 603.710

Cherche revues Radio-Plan concernant les ondu-leurs 12/220 V. Schémas parus dans les nº 367, 385, 423, 457, 458, 459, 460, 462, 464 et 465. Frais de reprod. et port remboursés. M. Perouze Olivier, 8, rue des-Deux-Places - 69009 Lyon.

Vds pour PC compatible, tablette graphique Génius 12 × 12 p. neuve 3 500 cédée à 2 500 F. Tél.: 77.72.05.37.

Vds fréquencemètre Elektor 250 MHz + schéma-caméra Hitachi HV 165 avec moniteur superposé monture "C" NB état neuf pour amateur TV ou autres + schéma - rotateur "AR 33" antenne avec botiter Cde + schéma - Boileau, Nantes 44. Tél.: pro. : 40.67.29.29/dom. : 40.20.51.26

Brevetez vous-mêmes vos inventions grâce à notre guide complet. Demandez la notic 125 contre 2 timbres, ROPA, BP 41, 62101 Calais.

**UNE PILES** 

UNE PILLES
Recherche
Vendeurs/Techniciens
Niveau Bac - dégagé OM
Contacts
8, av. S.-Mallarmé - 75017 - 43.80.33.92
155, fg St-Denis - 75010 - 40.35.19.26
34, cours de la Liberté - 78.62.76.24
Lyon 3°

IP

Groupe de régies publicitaires Radio (RTL, FUN...) Télévision et presse recrute

# **TECHNICIEN** DE MAINTENANCE **AUDIO-VIDEO**

Pour dépannage et entretien des installa-tions techniques : matériel de copie, studio,

projection et vidéo, – relations fournisseurs – suivi du matériel et son renouvellement.

Formation électronique (BTS...), expérience son analogique et numérique et pratique micro-informatique souhaitées.

Merci adresser dossier à S. TACCHI IP (Réf. : TECSON) 31, rue du Colisée - 75008 PARIS.

**ELECTRONIQUE RADIO-PLANS - S.A.P.** P.A. 70 Rue Compans - 75940 PARIS cedex 19

NOM	 
Prénom .	 
Adresse .	 

# BON A DÉCOUPER ET A RETOURNER ACCOMPAGNÉ DE SON RÈGLEMENT A :

# **RÉCEPTION SATELLITE**







UNIQUE: Matériel français garanti 1 an

Récepteur QUATUOR 55 canaux
 Télécommande infra-rouge
 Fréquence d'entrée 950-2000 MHZ

Multisystème de polarisation mécanique, magnétic, électrique
2 prises « péritel » sortie et décodeur

- Prise pour enregistrement magnétoscope

Prix: 2.200 F HT + TVA 18,6 % + port 180 F

# **AUTRES PRODUITS**

## **CONTACTEZ-NOUS**

# VISION 2000

Port Marina-Baie des Anges 06270 Villeneuve-Loubet Tél.: 93.73.69.79

Revendeurs, nous consulter

# FORMATION & LA RECEPTION SATELLITES

Apprendre rapidement à maîtriser les nouvelles technologies de la télévision par satellites.

Astrelec en coopération avec le réseau de l'Education nationale met à votre disposition des cycles de différents niveaux.

# ASTRELEC

34,rue de Bagneaux 45140 ST-JEAN-DE-LA-RUELLE Tél. (16) 38 44 25 55

1	consu	itez Tannı	laire Electron
1	M	Nom : Loc. : Dépt. :	
_			

Sans engagement of	de ma	part je	désire	recevoir	de plu	s amples	renseigne	ements su	r la form	ation
ASTRELEC.										
					_					

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

# RÉPERTOIRE DES ANNONCEURS

A	K
A D S	KOMELEC 94
BERIC	LA TOLERIE PLASTIQUE
CENTRAD	MAGNETIC FRANCE 91 MAINE INFORMATIQUE 18 MANUDAX 50.51 MEGATRON 4 METRIX 48
DATA RD 2º de Couv. DEPOT ELECTRONIQUE . 95 DEVELOPPEMENT ELECTRONIQUE	PRAGMA SCANNERS 93 PUCES INFORMATIQUES 94 R RADIO MJ 87
ELC	SELECTRONIC
FRANÇAISE D'INSTRUMENTATION 93 FRANCE EXPRESS 5	TELECIEL 4° de Couv. TECNI TRONIC
INFO PROMOTIONS 96 ISKRA 24	VISION 2000 98  Y YAKECEM 92

# **VOTRE FUTUR LABO EST EN STOCK** CHEZ SELECTRONIC!



B.P. 513 - 59022 LILLE CEDEX

雷 20 52 98 52 - FAX: 20 52 12 04 - Télex: 820 939

# **OUTE LA GAMME**

# **Beckman Industrial**

érie "9000"



**ARANTIE 3 ANS SUR** ES OSCILLOSCOPES







Série "90"

- OSCILLOSCOPES: Nouvelle gamme "9000"

- MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES : Nouvelle série "90"

- GÉNÉRATEURS - FRÉQUENCEMÈTRES

- ALIMENTATIONS

- SONDES LOGIQUES, etc...



ALIMENTATIONS DE LABORATOIRE








**GÉNÉRATEURS** 

STÈME MODULAIRE HM 8000:

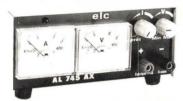



**ALIMENTATIONS FIXES** 





COMPTEURS - FRÉQUENCEMÈTRE







jusqu'à 100 MHz/3 voies







Un véritable oscilloscope 10 MHz à un tout petit prix!

Caractéristiques techniques :

10 MHz/1 voie

- Base de temps déclenchée ou relaxée - Ampli vertical : 9 calibres 10 mV/div. à

Base de temps: 18 calibres 0,1 us/div.
à 50 ms/div.
Ecran: 40 x 60 mm (8 x 10 divisions)
Dimensions: 19 x 10 x 30 cm

- Poids : 3,4 kg - Livré ayec 1 sonde 1/1 et 1/10 - Garantie : 1 an

LIVRE AVEC 1 SONDE (1/1 ET 1/10)

1350 F FRANCO

TTC

ultimètre

-C mètre

32.83

énérateurs



avec les nouveautés 1990 : Multimètres professionnels



MODELE M818 B: - Multimètre automatique 4000 points

Affichage géant avec bar-graph rapide RMS vrai

Fréquencemètre 400 khz - Data hold - Etc... Le multimètre M 818 B

- Alimentation de laboratoire

- Compteur universel

MODELE 3487 D

MUDELE 3487 D

- Multimètre programmable 4000 points
- Interface RS 232 incorporée
- Fonctions : REL, Min-Max, Data hold
- Précision : 0,3% en V DC
- Fonction comparaises accurates

- Fonction comparaison pour tri et étalonnage

Le multimètre 3487 D









TOUS NOS OSCILLOSCOPES SONT LIVRÉS

**FRANCO DE PORT** 

LA MESURE C'EST 20 PAGES DU CATALOGUE **SELECTRONIC 1990** 

QUI EN COMPTE 264!

Envoi FRANCO contre 22 F en T.P.

£ 20.52.98.52








785 F TTC

**RS 232** 

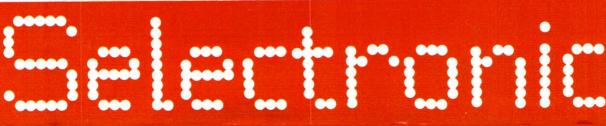



# Sortir de l'ombre L'Echostar SR 5 500

Vous allez découvrir une nouvelle ère de la télévision européenne par satellite avec l'Echostar SR 5 500. Le démodulateur européen qui vous offre une technologie révolutionnaire avec l'avantage d'une télécommande toutes fonctions.

Avec la simplicité du pousse bouton, vous avez accès à des fonctions comprenant :

- 100 chaînes programmables,
- affichage sur l'écran,
- condamnation de chaînes,
- mise en route magnétoscope intégré,
- 50 stations radio programmables,
- stéréo.

Et notre imagination ne s'est pas arrêtée à ces fonctions.

Nous avons aussi pré-programmé l'ensemble des satellites et des chaînes européennes pour une installation simple. Quand de nouveaux satellites seront mis en service, le SR 5 500 vous permettra d'ajouter ces chaînes.

En plus, le SR 5 500 est compatible MAC.

Avec l'Echostar SR 5 500, nous n'avons pas seulement pensé à la télévision par satellite d'aujourd'hui.

Nous avons aussi intégré les possibilités de demain.

Bienvenue dans cette nouvelle ère.



Pour connaître votre plus proche revendeur, contactez-nous dès aujourd'hui :

TELECIEL

1, chemin du Plateau 69570 DARDILLY

Tél.: 78.47.45.45

Fax: 78.43.20.90



Distributeur exclusif pour la France

Rotterdam and Eight U.S. Locations Nationwide

Echostar™ is a registered trademark of Echosphere Corp.

©1988, Ethosphere International.