
NUMERO 533 - AVRIL 1992 - ISSN 1144-5742

ENSEMBLE DE TRANSMISSION DE DONNEES EN UHF COMM'NET: LES APPLICATIONS 12C FACILITEES FREQUENCEMETRE 1,2 GHz A 68705 PANORAMA DES DRIVERS DE MOSFET LES DATA BOOKS SUR DISQUETTES SERRURE A CLEF A MEMOIRE FONCTIONNEMENT DES CEG RAM DAC'S AD

T2438 - 533 - 24,00 F

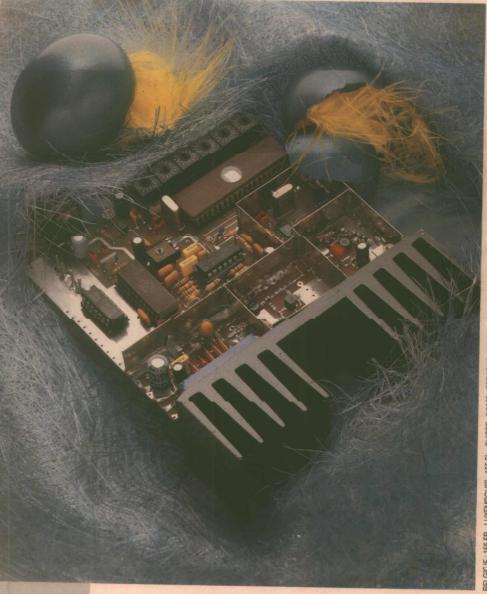

BELGICJE: 155 FB - LUXEMBOURG: 155 FL - SUISSE: 6,30:S - ESPAGNE: 450 Plas - "ANADA: \$ 4.25

### SOMMAIRE

**ELECTRONIQUE APPLICATIONS** 

MENSUEL édité par la Société Parisienne d'Édition Sociéte anonyme au capital de 1 950 000 F Siège social

2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19 Tél.: 42.00.33.05

Télex: PGV 220409F - Télécopie: 42.41.89.40

Président-Directeur Général. Directeur de la Publication :

J.-P. VENTILLARD

Directeur de la Rédaction : Bernard FIGHIERA

Rédactour en chef. Claude DUCROS

Publicité : Société Auxiliaire de Publicité 70, rue de Compans, 75019 Paris Tél. : 42.00.33.05 - C.C.P. 37-93-60 Paris Directeur commercial: J.-P. REITER

Chef de publicité: Francine FIGHIERA Assistée de : Laurence BRESNU

Marketing: Jean-Louis PARBOT Directeur des ventes: Joël PETAUTON Inspecteur des ventes : Société PROMEVENTE

M. Michel IATCA

24-26, bd Poissonnière, 75009 Paris. Tél.: 45.23.25.60 - Fax. 42.46.98.11

Service des abonnements : 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris.

Voir notre tarif

« sparial abrangement d'adresse, envoyer la dernière bande accompagnée de 2,50 F en timbres. IMPORTANT: ne pas mentionner notre numéro de compte pour les paiements par chèque postal.

Electronique Radio Plans décline toute responsabilité quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n'engageant que leurs auteurs. Les manuscrits publiés ou non ne sont pas retournés.

\*\*La loid ut 1 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que « copies du reproductions strictament réseautée à l'une part, que le copies du reproductions strictament réseautée à l'une part, que le copies de l'article 41, d'une part, que « copies du reproduction strictament réseautée à l'une part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou parielle, faite sans le consentement de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procéde que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal ».

Ce numéro a été tiré à 46 300 exemplaires

Dépot légal avril 92 - Éditeur 1681 -wensuel paraissant en fin de mois. Distribué par S.A.E.M. Transport-Presse. Photocomposition COMPOGRAPHIA - 75011 PARIS -Imprimerie SIEP Bois-le-Roi et REG Lagny. Photo de couverture : E. Malemanche.







#### ETUDE ET CONCEPTION

- Ensemble de transmissione de données en UHF : l'émetteur
- 25 Carte CPU ZAC 80

#### MONTAGES

- 33 Serrure à clef à mémoire
- Un fráquonoomètro 1,0 aHz avec le 68705

#### **CIRCUITS D'APPLICATIONS**

55 L'antialising en VGA avec les CEG® RAM-DACs

#### MESURE ET INSTRUMENTATION

19 Le générateur de mires 890 de SIDER

#### **TECHNIQUE**

- 37 La protection des drivers de MOSFET's envers le latch-up
- 47 Le système de développement POTTOK 711 de SERIÉ

### COMPOSANTS ET TECHNOLOGIE

50 Les data-books sur disquettes

#### COMMUNICATION


Un outil BASIC de développement I2C : le COMM'NET

#### **INFOS**

- 76 Le fluide de synthèse au Téflon® 10410, KF
- 78 Kit d'évaluation microcontrôleurs ST621X, ST
- 80 Une nouvelle entité en distribution: Dimacel Composants
  - Manuel d'applications TI "drivers d'horloge"
- 82 La famille TDS TEKTRO s'agrandit
- Circuit Philips pour réception son satellite
- 86 Dynateg acquiert Sodilec et
  - L'annuaire Europages sur CD-ROM
- 94 Le catalogue condensé SIPEX est disponible

Ont participé à ce numéro : J. Alarv. C. Basso, P. Chan Tim, F. et C. de Dieuleveult, X. Fenard, A. Garrigou, P. Gueulle, C. Lefèbvre, D. Paret.
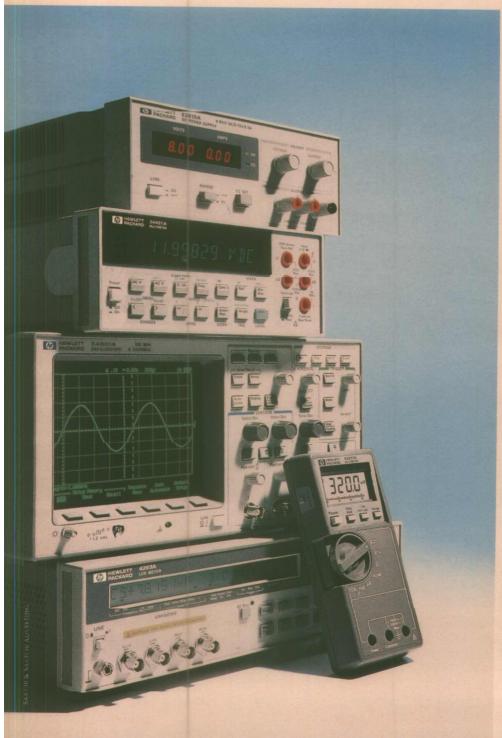
## Avec Hewlett-Packard, offrez-vous le meilleur de la technologie à un prix avantageux.



Avec les instruments de base HP, vous disposez d'un matériel performant à un prix défiant toute concurrence.

Vous recherchez une alimentation à double gamme! C'est facile, la gamme HP E3610 vous apportera une alimentation courant continu 30 W à faible bruit et au prix de 2360,14 F TTC\*

Vous souhaitez intégrer un multimètre numérique dans un système ou l'utiliser en laboratoire, avec le HP 34401A 6 digits 1/2, profitez de performances exceptionnelles au prix de 8 693,38 F TTC\*

Pour les oscilloscopes numeriques 100 MHz, vous ne pourrez pas rêver mieux avec la série HP 54600. Ces instruments qui associent l'aspect de l'analogique à la puissance de diagnostic du numérique sont disponibles pour seulement 21774,96 F TTC (version 2 voies) ou 25297,38 F TTC (version 4 voies).

Pour un prix de 31156,22 F TTC\*, le pont de mesures LCR HP 4263A vous permettra de réduire le cout des mesures de composants en système ou sur banc, avec une précision de 100 Hz à 100 KHz.

Enfin, le HP E2377A, un des meilleurs multimètres de poche de la série HP E2300 2000 points, est disponible avec 5 fonctions à un prix compris entre 865,78 FTTC\* et 1648,54 FTTC\*

Pour de plus amples informations, appelez le: 60 77 31 08 et nous vous ferons parvenir une notice qui vous confirmera que chez Hewlett-Packard, performances et coût modéré font bon ménage.

Il est temps de passer à Hewlett-Packard.



PTIX valables au: 01.01.1992

#### FRANCE/USA

## 3615 TEASER

Liste rapide de quelques logiciels FREEWARE et/ou SHAREWARE que vous trouverez sur le serveur :

- Wampum : base de données,
- Scan: anti-virus Mc Afee,
- Virgule : traitement de texte.
- List : utilitaire V. Buerg,
- 4Dos: boostez votre Dos,
- GraphicWorkshop: visu img,
- 1+1=3 : clône de Dbase,
- Instacalc : tableur superbe,
- Concept : compo videotex,MultiM : serveur multivoies.
- Geoclock : horloge mondiale,
- Bourbaki : graph/maths,
- Improcess : prg de dessin GIF,
- The draw : dessin ansi/txt,
- PrintPartner : clône printshop,
- Vpic : visualiseur d'images,
- Dtp256 : dessin en 256 couleurs.
- Keen: jeu d'arcade EGA/VGA,
- Jumpman : jeu d'échelles,
- Tetris : jeu de réflexion,
- MilleBornes : jeu EGA/VGA.
- CapComic : jeu d'arcade super,
- Vampyr : jeu d'aventures,Tblast : fichiers MOD sur SB,
- Ctutor : apprendre le C,
- DesmetC: compilateur C,
- Vmix : système multitâche.
- Asic : compilateur basic,
- Qedit : éditeur programmes,
- Vgacp : copie de disquettes.
- HyperDisk : cache pour DD,
- Hdtest : réparation de DD,
- Vshield : préservatif anti-virus,Pkzip : compresseur ZIP,
- Shez : shell de compression,
- Mgold : menu type Windows,
- Back&forth : switcher
- d'applications,

Etc... Au total, quelques **12.000** programmes qui sont à votre disposition.

#### Et pour WINDOWS 3.0:

- IconDraw : dessin d'icônes
- CP70 : gestion de fichiers,
- Metztools : boîte à outils W3,
- Taipei : jeu de Mah Jong,
- Pshop : logiciel de dessin,
- WinCli: shell dos sous W3,
- Winpost : note type Post-it,
- DesktopManager : menu DD.
   Wincheck : gestion compte.
- WinFree : mémoire libre,

Etc... Plus de **500** programmes

Windows 3.0.

## Téléchargez

Sur notre serveur les dernières versions des meilleurs programmes PC provenance FRANCE et USA. Tous nos fichiers sont GARANTIS SANS VIRUS connus et sont compactés pour économiser votre temps de transrert.

#### 98 centimes!

C'est ce que vous coûtera la minute de connexion our notre corvour alore que nos **confrères** sont presque tous à **1,25** francs.

#### 12.000 Fichiers

C'est le nombre total de ce que nous vous offrons en accès libre sur le 3615 TEASER!

#### Recevez sous 48 H.

Le **logiciel BBT** pour télécharger à partir de votre PC. Il suffit d'envoyer 15 francs en timbres et une disquette vierge avec votre nom et adresse à :

France-Teaser
22 Grande Rue
92310 SEVRES

"Teaser, the best download you could find in France"

Glub Megaland Megaland Rullishing (1) 69.85.34

## NOUVEAU

Coffrets
entièrement métalliques
pratiques et design

#### Série PR:

PR160: 104 × 75 × 160

PR220: 195 × 75 × 120

PR230: 145 × 75 × 230 PR330: 145 × 75 × 330

Autros dimonsions sur demande


Positionnement du circuit par glissières

Deux couleurs au choix, en standard - anodisé noir en option - anodisé tricolore



Townsurs disponible ATEURS disponible ATEURS TRANSFORMATEURS

UNE GAMME COMPLÈTE
DE DISSIPATEURS

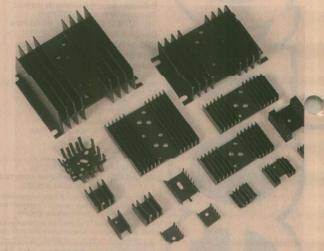

POUR LE REFROIDISSEMENT DE VOS SEMI-CONDUCTEURS

Cochez les mentions qui vous intéressent

☐ Coffrets ☐ Dissipateurs ☐ Toriques



Bureaux : 6, rue du Four-à-Chaux 78310 COIGNIERES -Fax. : 33 (1) 34.61.11.05

IDDMI

Documentation sur demande contre 3 timbres à 2,50 F

## **Ensemble** de transmission de données : L'émetteur

Les équipements de transmission de données par voie hertzienne subiront une forte croissance dans les mois et les années à venir. Ceci est l'avis fréquemment exprimé de bon nombre de spécialistes dans la presse spécialisée. L'apparition de mutériels — curte add-on - pour PC, destinées à la transmission de données par voie hertzienne est un signe qui ne trompe pas. Avant de s'attaquer à la description d'un ensemble de transmission de données, nous évoquerons l'aspect réglementaire, les différentes utilisations et un aperçu des

matériels disponibles.

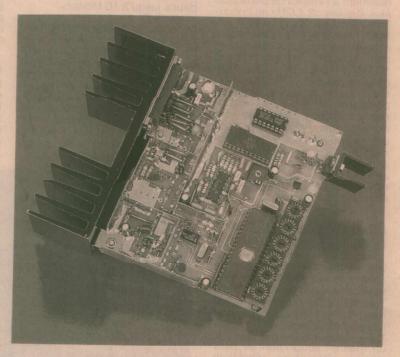


Figure 1

riguro 1.			
Fréquence centrale MHz	PIRE mW puissance rayonnée maximale	Largeur du canal kHz	
152.575 152.5875 152.650	5 5 5	12,5	
223.700 223.900 224.100 224.300 224.500 224.700 224.900	100 100 100 5 5 5	200	
407.700 407.900 407.925	5 5 5		
446.050 446.100 446.500	5 5 5	12,5	

#### Aspect réglementaire

Quel que soit le pays, toute émission HF est réglementée. En France, dans le cas de la transmission de données ou téléme-sure, il existe trois documents spécifiant les fréquences, les largeurs de bande et les puissances autorisées.

Le tableau de la figure 1 regroupe les fréquences utilisables, la puissance isotrope rayonnée equivalente maximale, ainsi que la largeur du canal de transmission.

Pour être complet on notera qu'il existe trois fréquences utilisables au voisinage de 31 MHz et trois fréquences au voisinage de

Contrairement à ce que l'on peut entendre ou lire, il n'existe aucune fréquence pour ce type de transmission entre 500 MHz et 21 GHz.

Cette réglementation est une réglementation française qui peut différer de celle en vigueur

dans d'autres pays. Une atten-tion toute particulière doit être portée aux matériels étrangers travaillant dans la bando 900 MHz. Ces matériels sont interdits en France, la bande des 900 à 950 MHz étant réservée au radiotéléphone cellulaire Européen — GSM —.

On peut s'interroger quant à l'absence d'uno normo internationale. Si une telle norme devait voir le jour, il est probable que les fréquences allouées se situeraient au-dessus de 1 000 MHz: 2,4 GHz, 5,8 GHz ou même 60 GHz.

Il apparaît accez clairement qu'il sera impossible de faire coïncider des débits élevés, une portée importante et des faibles coûts. A chaque application correspon-

dra une solution technique la mieux adaptée.

Ce raisonnement peut paraitre simple, voir simpliste, mais on aurait bien tort de conclure si vite.

Supposono par exemple que l'on souhaite réaliser un équipement de transmission de données destiné à l'utilisation partagée d'un traceur, et ceci à l'intérieur d'un vaste bâtiment.

Une des solutions consistera à utiliser la tochnique dite du spectre étalé; certains matériels existants utilisent déjà cette technique: NCR/Olivetti.

Cette technique conduira naturellement à l'emploi de porteuses plus élevées : 2,4 GHz en l'occurence pour les deux cas cités.

Nous l'avons précisé plus haut, il n'existe aucune autorisation pour des fréquences comprises entre 500 MHz et 21 GHz. Que faire dans ce cas ?

Ceci constitue un vrai dilemme pour les concepteurs à une bonne solution technique non homologable, doit-on préférer une mauvaise solution ne répondant pas au problème posé ?

A cette question il ne nous appartient pas de répondre et nous laisserons à chacun le libre cnoix de sa conclusion.

#### UTILISATION D'UN SYSTÈME DE TRANSMISSION NUMÉRIQUE

On peut facilement avoir un aperçu des applications en classant celles-ci en trois catégories. Transmission entre deux systèmes maître: échange de données ou de fichiers.

Transmission d'un esclave vers un maître : acquisition de paramètres, télémesure, régulation, contrôle d'accès.

Transmission d'un maître vers un esclave : régulation, affichage déporté, partage de ressources telles qu'imprimante, traceur etc. Cette liste n'est pas limitative. On peut parfaitement imaginer la transmission d'images numérisées. Les images sont, par exemple, compressées conformément au standard H261. Il en résulte un train de données à 64 kbits/s. Ce train de données sera finalement transmis par voie hertzienne.

#### Matériels existants

Lo vaete domaine d'application se traduit naturellement par un vaste choix de matériels extrêmement ciblés. On trouvera sans peine des équipements fonctionant dans la bande 224 MHz préconisée par le CNET, assimilables à des modomo radio, puis comme nous l'avons signalé des équipements fonctionnant à 2,4 GHz avec des débits jusqu'à 2 Mbits/s et finalement des installations à 18 GHz avec des débits jusqu'à 10 Mbits/s.

Vous avez sans doute comprie où nous voulions en venir, bien sûr à la notion de coût.

Si le domaine d'application est vaste, le domaine du coût l'est tout autant. Le coût d'un simple modem permettant la liaison entre deux micro-ordinateurs jusqu'à quelques dizaines de mètres étant très différent — un facteur 100 — d'une liaison à 10 Mbits/s raccordable à un réseau local Ethernet.

de francs à plusieurs centaines

de milliers de francs.
En d'autres termes, on pourrait citer le bon vieil adage qui stipule que l'on ne peut, ou plutôt ne doit, comparer que des choses comparables.

Ceci étant dit et même écrit, vous pouvez vous rassurez, nous avons choisi une solution simple et de faible coût pour l'émetteur et le récepteur de transmission de données décrit dans les pages suivantes.

Le préambule d'usage touche à sa fin et nous allons aborder les problèmes plus concretement avec en premier lieu la description de l'émetteur.

#### DESCRIPTION DE L'ÉMETTEUR


Le schéma synoptique de l'émetteur est représenté à la figure 2. Comme on peut le voir, ce synoptique ne diffère que peu de celui d'un émetteur de transmission audio. La seule différence réside dans l'adjonction d'un



On retiendra donc qu'en fonction du débit, de la portée, des conditions d'utilisation, les coûts peuvent varier de quelques milliers

bloc nommé modem sur lequel nous reviendrons un peu plus en detail.

La porteuse est générée par un

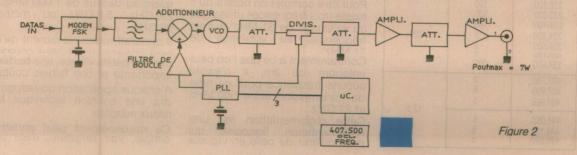

oscillateur local contrôlé en ten-

sion : VCO. Un PLL asservit la fréquence centrale, la tension d'erreur résultante est envoyée, après filtrage, sur l'entrée de commande du VCO.

Le PLL est du type programmation série via un bus 3 fils les informations relatives à la fréquence centrale sont saisies par le microcontrôleur. Le microcontrôleur calcule les paramètres à envoyer au synthétiseur. La s'effectue, transmission du microcontrôleur vers le circuit

Le signal UHF est amplifié par un premier étage, capable de délivrer au maximum 10 dBm. 10 mW. Pour cette raison on intercale un atténuateur amenant le niveau à une valeur compatible avec un module de puissance hybride capable de délivrer environ 7 W.

Les caractéristiques du synthétiseur sont décrites en détail dans un prochain paragraphe mais sachez que nous avons retenu uno programmation au pas de 12,5 kHz; ceci devrait permettre de couvrir la plupart des applica-

#### Largeur du canal, vitesse ot modom

Conformément au tableau de la figure 1, nous avons le choix entre des canaux de 12,5 kHz ou des canaux de 200 kHz

Il est évident que plus le canal est large, plue la vitocco do transmission pourra être importante. Nous utiliserons la modulation de

fréquence, il ne faut pas oublier la formule de Carson sous peine de débordement sur les canaux adjacents.

Pour le système de transmission proposé, nous avons opté pour une bande étroite: 12,5 kHz. Rien ne s'oppose à ce que l'on occupe un canal de 200 kHz avec seulement 12,5 kHz.

Plutôt qu'une recherche de performance à tout prix, nous avons opte pour une vitesse de transmission de 1 200 bauds.

A ce stade de la définition il ne reste qu'à choisir le type de modem, ce qui n'est pas forcément l'opération la plus simple.

#### Le modem

Les spécialistes trouveront probablement que le chapitre consacré au modem est beaucoup trop court, mais ils ne nous on tiondront pas rigueur car le sujet est effectivement très

vaste. Il mériterait à lui seul une cório d'articles.

Le signal numérique à transmettre est représenté à la figure 3. Pourquoi ne pas transmettre directement ce signal, pourquoi compliquer la circuiterie et ajouter un sous-ensemble modem ? Coci conotituo la première question à laquelle nous tenterons de répondre.

Ayant admis que le signal original devait être transformé par le modem, nous examinerons ensuite quelques solutions et adopterone l'uno d'ontro olles pour résoudre notre problème. Pourquoi ne pas transmettre directement le signal numéri-

que? Il existe pour cela au moins deux très bonnes raisons. La première est qu'il n'y a pas de conserva-tion de la composante continue dans la chaîne de transmission : de l'entrée modulation à la sortie démodulée.

La seconde est qu'il est impossible de moduler un oscillateur


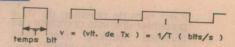


Figure 3

d'un point de vue théorique, ceci peut se comprendre en examinant le signal de contrôle du PLL. Lorsque le système est asservi, la tension continue de contrôle prend une certaine valeur. Cette tension n'évolue pas tant qu'aucun paramètre ne vient influencer IC VCO

Si un paramètre extérieur, la température par exemple, vient modifier l'oscillateur, la tension de contrôle évolue de manière à compenser l'effet de la tempéra-

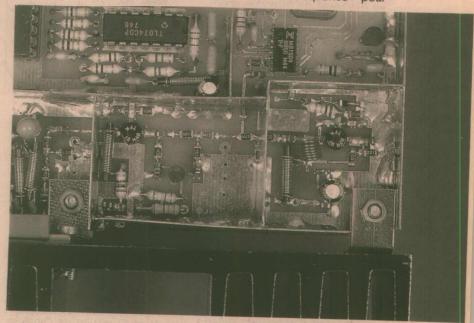Ci, à la tension continue d'asservissement, on ajoute une tension continue supplémentaire, celle-ci sera interprétée par le système comme une erreur qu'il convient de compenser. Le système agira donc en conséquence pour



asservi en fréquence par un signal ayant une composante continue.

Pour un PLL, la fonction de transfert F(p) est la fonction de transfert d'un filtre passe-bas. Pour l'entrée de modulation la fonction de transfert sera : G(p) = 1 - F(p).

Cette fonction G(p) est la fonction de transfert d'un filtre passehaut.

Ceci signifie que l'on ne peut moduler le VCO du PLL par un signal comportant une compo-sante continue. Si l'on ne souhaite pas aborder le problème

annulor ootto errour. Ce qui revient à annuler complètement la tension continue supplémentaire que l'on vient d'appliquer. Le signal numérique en bande de base doit être traité avant de pouvoir moduler le PLL. De nomhrally traitomonto cont geables, leur finalité étant de n'avoir aucune composante continue et une répartition spectrale la moins étendue.

Elimination de la composante continue et réduction du spectre.

Il est hors de question de vous présenter une liste complète des diverses solutions avec leurs avantages et inconvénients respectifs mais plus simplement les quelques solutions les plus répandues.

Une opération très simple peut âtre opérée, il s'agit du codage biphase. Ce type de codage est représenté à la **figure 4**.

Le codeur est extrêmement simple à réaliser si l'on dispose à l'origine d'une fréquence horloge à deux fois la fréquence bit, en phase avec les dennées.

Le décodeur est à peine plus complexe, mais il requiert deux bascules mémorisant les données à t-2 et t-1 pour le décodage de la donnée à l'instant t.

Pour le décodage on pourra se roportor au décodage des informations RC5 véhiculées par infrarouges dans ERP.

Avec ce type de code on résoud pratiquement le problème de la composante continue mais hélas au détriment de l'étendue spectrale.

Ceci se comprend facilement car il y a toujours une transition pendant le temps bit : front descendant pour un zéro ou front montant pour un 1.

Une deuxième solution intérescanto obt le codage duobinaire représenté à la figure 5. Nous avons déjà rencontré ce type de codage dans le cas des données transmises par un multiplex conforme à la norme D2MAC.

Pour ce type de codage on peut avoir les formes a ou b de la **figure 5**. La règle de codage est simple, pour un zéro en transmet zéro et pour 1 on transmet alternativement + 1/- 1.

A long terme la composante continue est nulle, une longue suite de 1 est transformée en un signal périodique symétrique. Le problème, avec ce code, vient d'une longue suite de zéros.


Pour pallier cet inconvénient, ce codage a de nombreuses variantes que l'on regroupe sous le nom de codes à haute densité, HDB\*: HDB2, HDB3.


Ces variantes consistent à "marquer" une suite de x zéros par un signal supplémentaire dit bit de viol.


Pour détecter cette longue suite de zéros et ne pas confondre le bit de viol avec un bit utile, celuici enfreint la loi : alternativement

Le signal résultant est représenté par le signal c à la figure 5.

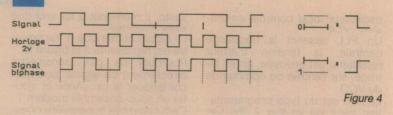Les codages HDB3 sont largement utilisée. Des solutions intégrées existent chez plusieurs



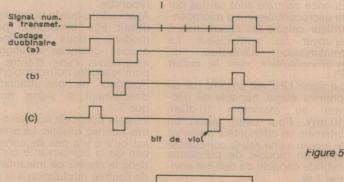

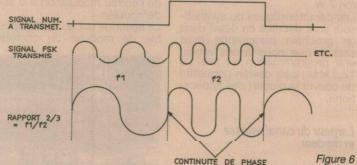

fabriquants de circuits intégrés, Plessey notamment.

Les débits atteignent souvent

Le codage FSK est la dernière solution que nous allons examiner. L'allure des signaux est celle représentée à la **figure 6**.

La règle de codage est la suivante: pour un zéro on transmet une fréquence f1 et pour un 1 on transmet une fréquence f2. Ceci résoud assez simplement le problème posé par la composante continue.

Le choix optimum des fréquences f1 et f2 résulte de l'analyse mathémathique du spectre du signal FSK. De cette analyse, beaucoup plus compliquée que l'on pourrait l'imaginer, on conclut de la manière suivante.

Pour avoir le spectre le moins étendu, il doit y avoir continuité de phase aux transitions 0-1 et 1-0. SI l'on sounaire que 95 % de l'énergie se situe entre f1 et f2, ces fréquences sont dans un rapport voisin de 0,64.

En adoptant un rapport égal à 2/3 on obtient un très bon compromis.

courbe b de la figure 6.

Par exemple pour un signal à 1 200 bits/s on transmet alternativement des fréquences de 1 200 et 1 000 l lz.

Comme pour le codage HDB3, le principe FSK est exploité par plusieurs fabriquants de semiconducteurs.

Pour notre application nous avons retenu ce principe à 1 200 haude et célectionné le circuit CML FX419.


Ce circuit est classique et utilisé, par exemple, dans le radiotéléphone Radiocom 2000.

En comparaison du codage HDB3, le codage FSK est un peu plus gourmand en spectre mais sa mise en œuvre probablement plus simple.

Nous abordons maintenant la phase concrète avec le schéma de principe.
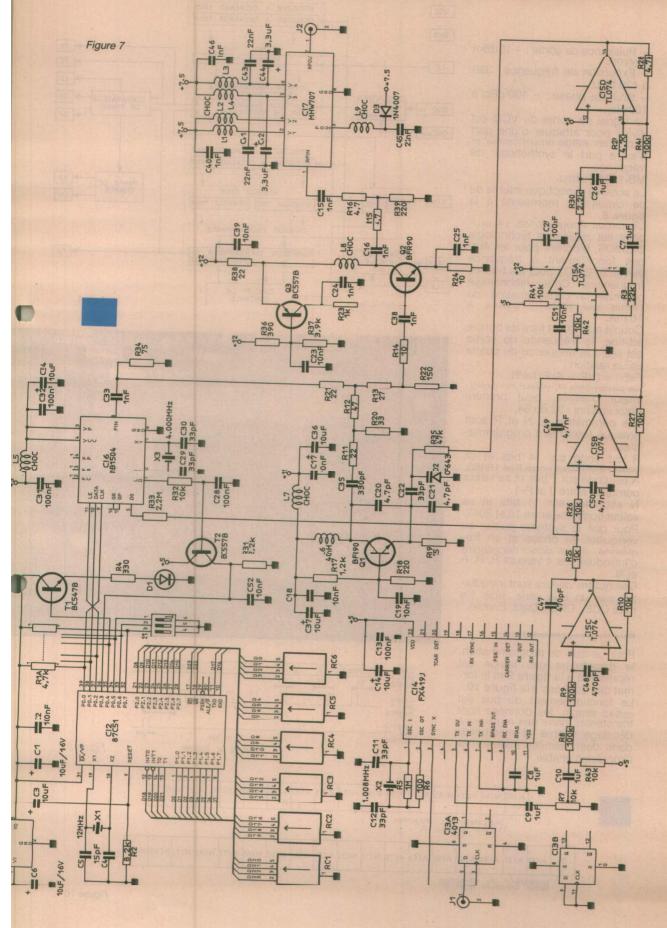
#### SCHÉMA DE PRINCIPE

Le schéma de principe de l'émetteur est représenté à la figure 7. La porteuse est générée par un oscillateur contrôlé en tension bâti autour d'un transistor BFR 90 monté en base commune. Pour le VCO on obtient les résultats suivants:



- Puissance de sortie : +10dBm

Excursion de trequence: 380 à 420 MHz.

- Bruit de phase: - 100 dBc à 10 kHz.

Le signal de sortie du VCO est divisé pour attaquer d'une part le premier étage amplificateur et d'autre part le synthetiseur de fréquence :

MB 1504 Fujitsu.

Le schéma synoptique interne de ce circuit est représenté à la figure 8.

Ce circuit intégré CMS 14 brochos est réalisé en lechnologie BICMOS, bipolaire pour les étages fonctionnant à fréquence élevée et CMOS pour les basses fréquences. Cette technologie optimise la consommation du circuit qui reste inférieure à 10 mA

Couplé au VCO et filtre de boucle ad-hoc, la fréquence de sortie est liée à la fréquence du quartz par la relation :

Fvco = (NP + A) Fxtal/R. Le paramètre P, valeur du prédiviseur d'ontréo, pout prendro deux valeurs : 32 ou 64.

Les paramètres A, N et R sont presque totalement programmables.


R est codé sur 14 bits et sa valeur comprise entre 8 et 16383. A est codé sur 7 hits et sa valeur comprise entre 0 et P-1.


N est codé sur 11 bits et sa valeur comprise entre 16 et 2047. Pour que le système puisse se verrouiller en phase et en fréquence, il est donc nécessaire d'introduire les 4 valeurs P. R. A

Ces quatre valeurs sont introduites par un bus série, trois fils noté CDE : Clock, Data, Enable.

#### Bus de programmation :

Pour de bus de programmation, le diagramme des temps est représenté à la figure 9 et le format des données à la figure 10. Le fonctionnement du bus est assez simple, les données sont transférées dans des registres à décalage interne et mémorisés dans des bascules internes via l'impulsion enable.

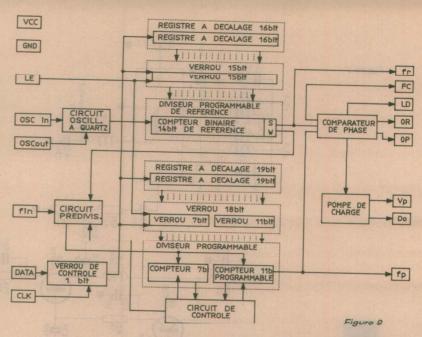

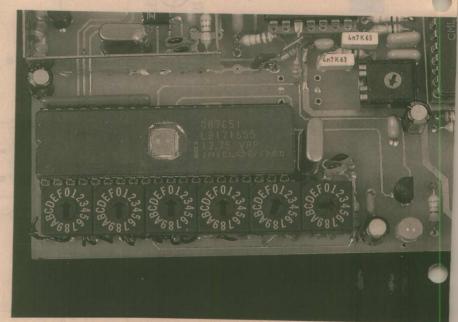

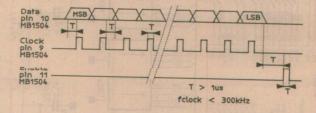


Figure 9

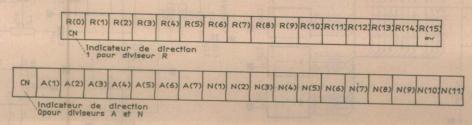


Figure 10

La programmation s'effectue en deux temps. un mot de 16 hits regroupant les paramètres R et P, et un mot de 19 bits regroupant les paramètres A et N.

Il n'y a pas d'ordre préférentiel pour l'introduction de ces deux mots.

#### Autres caractéristiques du MB 1504

Le circuit MB 1504 possède deux sorties notées fr et fp délivrant respectivement la fréquonoc de comparaison et la frequence d'entrée divisée par NP + A, soit les deux fréquences appliquées aux entrées du comparateur de phase.

En utilisation normale ces sorties ne sont pas employées, elles cont nóanmoino fort utiles au moment de la mise au point car elles permettent de s'assurer du bon fonctionnement des diviseurs

Le circuit possède deux comparateurs de phase, le premier déli-Vre les signaux aux brochoo OR et OP et le second à la broche DO. On trouve finalement une sortie détection de verrouillage notée LD.

L'action des comparateurs de phase est inversée par la polarisation de l'entrée FC. FC = 1, VCO à pente positive et FC = 0,

VCO à pente négative. Sur ces deux sorties le rapport cyclique est très faible, il faut agir avec un minimum de précautions pour ne pas effectuer de mesures éronnées. Pour contigurer le MB 1504, nous avons opté pour une solution à micrcontrôleur. Les lecteurs attentifs remarquerons que la structure adoptée est identique à celle de l'émetteur TV 1.3 GHz.

#### Microcontrôleur

Dans cette application le microcontrôleur a un rôle unique : programmer le PLL Fujitsu MB 1504. Pour cette opération il doit premièrement lire les trois ports dédiés à l'introduction de la fréquence

La fréquence centrale est affichée directement en kHz, par exemple 407 500 kHz. Le microcontrôleur relève cette valeur, calculo loo paramètros A avec P et R fixés à 64 et 320 -Fxtal = 4 000 kHz - et envoie les deux mots de 16 et 19 bits au PLL MB 1504.

La structure hardware du programmateur de PLL étant conservée entre le circuit MD 1507 et MB 1504, nous avons

donc légèrement modifié le soft do la maniòro ouivanto

Dans cette version harware trois bits sont affectés à la configuration. Dans le cas de l'émetteur TV seul un bit était utilisé : mode continu ou mode salve. Désormais les trois bits sont utilisés et les circuits programmée compa tibles. Ceci signifie que le même microcontrôleur dûment programmé pourra être utilisé soit pour l'émetteur TV, soit pour l'émetteur data, soit pour le récepteur Data et ceci à condition de positionner correctement les trois bits de configuration. Ces trois bits sont affectés res-

pectivement à

 Mode continu/mode salve. - MB 1507/MB 1504

Emetteur/récepteur.

Dans le cas du récepteur, le PLL asservit la fréquence de l'oscillateur local + la fréquence de la première fréquence intermédiaire, dans notre cas 21,4 MHz.

Après lecture de la fréquence affichée et avant le calcul des valeurs A et N. le programme ajoute 21 400 à la valeur affichée. Les différents modes de fonctionnement sont regroupés dans le tableau de la figure 11.

Table de configuration du programme du IIC.

16G X 27E	0	1
bit de mode P0,5 pin 34	CDE continu	CDE salve
bit de type Po,o pin 33	MB 1507	MB 1504
bit de nature P0,7 pin 32	Récepteur	Emetteur

Le VCO associé au MR 1504 et au filtre de boucle délivre finalement notre fréquence pilote que nous allons amplifier et moduler en fréquence.

#### **Amplification**

Nous avons premièrement recours à un étage classique à transistor. Cet étage est bâti autour d'un classique BFR 90. A la sortie du BFR 90 la puissance maximale atteint environ + 10 dBm. Cette puissance peut être suffisante dans certains cas. Cette puissance ne permet que des transmissions à courte portée, quelques centaines de mètres à condition que les antennes soient en vue directe, ou transmission d'un bureau a un autre dans un bâtiment.

Pour des applications plus diffici-les, la tentation est grande de disposer un amplificateur supplémentaire délivrant plusieurs watts.

Nous avons donc choisi un amplificateur hybride Motorola référencé MHW 707-1

Les caractéristiques principales de ce module sont intéressantes, gain d'environ 38 dB, puissance de sortie 7 W, tension d'alimentation de 7,5 V et rendement élevé: environ 50 %

Ce module est destiné à la bande do fréquence 400 à 440 MHZ et le module MHW 707-2 à la bande 440 MHz à 470 MHz.

Le choix de ce module s'est effectué après comparaison avec un module hybride assez voisin, le modèle M67705L Mitsubishi. Cot amplificatour opécifié pour une puissance de sortie de 5 W est en fait capable de délivrer 7 W, la tension d'alimentation est de 9,6 V et le gain d'environ 25 dB.

Le choix du MHW 707-1 nous permet d'économicor un ótago amplificateur puisqu'il résulte des chiffres précédents que le M67705 L requiert une puissance d'entrée voisine de 20 mW + 13 dBm.

Le module MHW 707-1 est connecté à l'étage amplificateur intermédiaire BFR 90. Un atténuateur en T ramène la valeur de la puissance d'entrée au niveau désiré: environ + 3 dBm.

Dans la pratique cet étage nous a donné satisfaction mais on note les points suivants

Dans les conditions normales d'emploi : Vcc = 7,5 V et tension de contrôle = 7,0 V, il ne nous a pas été possible d'obtenir une puissance de sortie supérieure à 6,0 W: + 37,8 dBm.

Une puissance de 7 W corres-pond a un niveau de 38,4 dBm, cette différence de 0,6 dBm est probablement due aux différentes erreurs cumulées dans la chaîne de mesure : coupleur directif 40 dB.

Le principe de mesure est représances supérieures à 20 dBm sont en général interdites avec des analyseurs de spectre. On intercale dans la chaîne de mesure un coupleur directif.

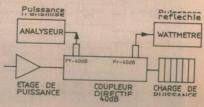


Figure 12

Sur la première sortie nous obtenons une image de la puissance transmise 40 dB: un dix millième de la puissance transmise et sur la seconde sortie une image de la puissance réfléchie 40 dB: un dix millième de la puissance réfléchie.

Lorsque la puissance maximale est atteinte, la consommation totale dépasse légèrement 2A sous 7,5 V ce qui correspond à un rendement inférieur, mais voisin de 50 % et dû, cela va de soi, au fonctionnement en classe C.

Le filtre de sortie, incorporé au circuit hybride, est suffisamment efficace, — 60 dB pour H2 et — 45 dB environ pour H3. Les harmoniques de rang plus élevé sont difficilement discernables, inférieurs à — 80 dB.

Avant la mise en service de l'étage de puissance il est très important de veiller à ce qu'une charge appropriée soit connectée à la sortie de l'amplificateur.

Pour des manips de table, le schéma de la figure 12 représente l'idéal, pour l'application finale une antenne CX 801 GES convient.

Comme nous l'avons déjà précisé cet amplificateur est destiné à la bande de fréquence 403 à 440 MHz. En fait ces deux limites correspondent à une bande garantie, si l'on admet de perdre 1 uB, la couverture en trequence est augmentée.

Un point beaucoup plus important concerne le niveau d'entrée. Celui-ci ne doit jamais être inférieur à 1 mW, 0 dBm; avec l'exemplaire dont nous disposions il était préférable d'attaquer l'amplificateur avec 2 à 3 mW, avec des puissances infé-

rieures à l'amplificateur, couplé avec un générateur UHF, oscillait irrémédiablement.

#### Le modem

La signification du terme modem cet duc à la compression des deux vocables MODulateur et DEModulateur. Le FX 419 CML est bien un modem car il regroupe les fonctions de codage et décodage.

L'ensemble que nous avons conçu conctituant une licisor unidirectionnelle nous utiliserons le modulateur à l'émisson et le démodulateur à la réception.

Le schéma synoptique interne du circuit est représenté à la figure 13

On remarque que la fonction codage semble plus simple que la fonction décodage. Il est prudent de ne pas tirer de conclusions hâtives. Ce circuit utilise un oscillateur à quartz à 1,008 MHz et les deux fréquences f1 et f2 sont constituées numériquement à partir de cette fréquence pilote unique.

Cette caractéristique permet d'obtenir une continuité de phase et le changement de fréquence au point de passage par zéro.

Les frequences f1 et f2 sont donc liées à la valeur du quartz fx par les relations :

f1 = fx/840 et f2 = fx/560.

Un quartz à 1,008 MHz configure le système pour une transmission à 1 200 bits/s. Des filtres internes interdisent la modification de cette valeur : 2,016 MHz pour 2 400 bauds par exemple.

Ce signal étant reconstitué numériquement, il est entaché de 3 % de distorsion due essentiellement à l'harmonique 3. On peut donc envisager un filtrage supplémentaire.

Dans l'émetteur seule la fonction MODulateur est mise en service, la fonction DEModulateur est inflibée.

Le signal sinusoïdal de sortie est dosé par un potentiomètre et filtré par une cascade de deux filtres actifs.

Le signal résultant est additionné à la tension de contrôle du VCO et module celui-ci. Le potentiomètre permet de caler l'encombrement spectral à environ 10 kHz autour de la porteuse.

#### RÉALISATION PRATIQUE

La réalisation pratique est simple mais elle demande un minimum de soin et les règles d'usage en HF ne peuvent être transgressées.


Le circuit imprimé destiné à recevoir tous les composants, y compris le module hybride de puissance est de faibles dimensions : 120 mm × 100 mm.

Ce circuit est pourvu d'un plan de masse côté soudures sous le VCO, l'amplificateur intermédiaire et l'étage de puissance. Ce plan de masse communique avec le zéro électrique côté com-

avec le zéro électrique côté composants en de multiples points. Les circuits à trous métallisés sont hautement recommandés. Un bon conseil, ne perdez pas

votre temps avec les présensibilisés, les machines à insoler les machines à graver etc.

Confiez votre circuit à un spécialiste qui vous rendra un travail

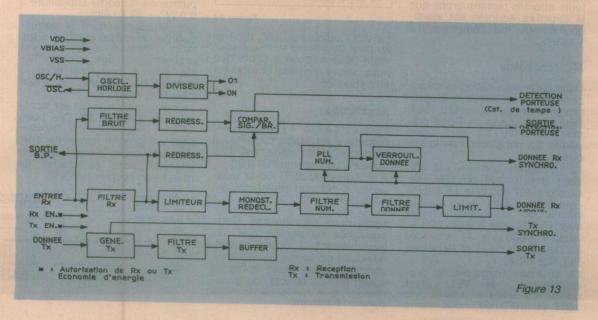

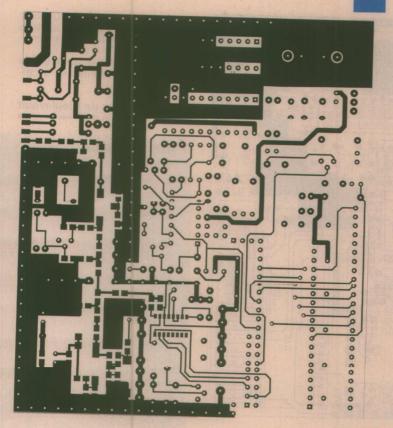


Figure 14

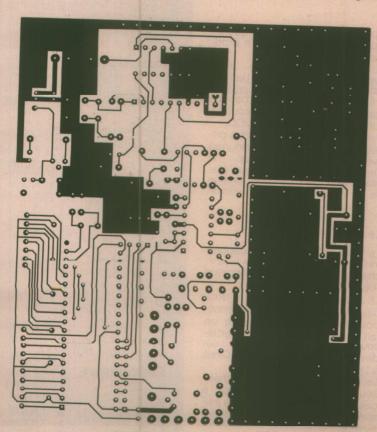


Figure 15

fini : circuit percé, découpé et

Un tel circuit est une bonne base de travail et le garant d'un bon résultat si l'on fait appel à de nombreux composants CMS.

Soudez tous les composants le plus vite possible, ne faites tension. N'en faites rien car le désastre est quasiment assuré! Orientons-nous vers une solution à la fois plus logique et à la fois plus sage.

Il est plus logique de commencer par l'alimentation et les ulvers éléments de découplage. Une première mise sous tension permet éventuellement de déceler les courts-circuits ou microcou-

pures.

Le sous-ensemble microcontrôlour no pooc aucun problème et est d'un contrôle facile, même lorque le MB 1504 est absent car la trame clock, data, enable existe toujours - bit de configuration -

Le quartz du contrôleur pourra entre 4,00 et 10 MHz. Un changement de fréquence n'a d'action que sur les vitesses de transfert des signaux CDE du microcontrôleur vers le PLL et le PLL est très tolérant vis-à-vis de ce paramètre

Il convient ensuite de tester le VCO. Le test du VCO associé au MB 1504 est très facile puisqu'il suffit de visualiser les sorties fr et fp. Si le PLL est correctement programmé fr vaut 12,5 kHz -

broche 11 — L'asservissement est mis hors service, tension de contrôle provenant d'un diviseur potentiomètrique 0 à 12 V. Le signal présent sur fp - broche 12 - a une fréquence égale à la fréquence du VCO divisée par NP + A Pour simplifier la mesure on peut

afficher 125 000 sur les six roues codeuses et NP + A vaut alors 10 000.

Ceci signifie que la fréquence du VCO vaut dix milles fois la fré-

quence fo On contrôle alors la plage de couverture du VCO. L'analyseur de spectre est obligatoire si l'on souhaite évaluer la puissance de sortie, le bruit de phase et la pureté spectrale.

A ce stade on peut équipor la carte avec le premier étage amplificateur et refaire les mesures essentielles en sortie.

On complète l'équipement par l'étage de puissance et le modem CML.

Le potentiomètre de niveau 1 200 Hz/1 800 Hz est calé de manière à limiter l'occupation

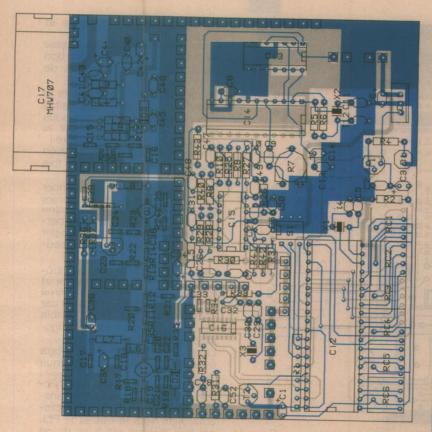


Figure 16

spectrale à 10 kHz environ autour de la porteuse. Le module de puissance Motorola MHW 707-1 fournit environ 7 W avec un rendement voisin de 50 %. La dissipation est donc de 7 W onviron.

Les diverses photos du prototype donnent une solution pratique que l'on pourra adopter.

Le module émetteur requiert deux tensions d'alimentation :

+12 et + 7,5 V. Le zéro électrique du MHW 707 1 sera connecté directement sur le refroidisseur.

La broche d'alimentation numéro 3 du module de puissance MHW 707 est dénommée VCONTROL. Une tension continue comprise entre 2 et 7 V fait évoluer la puis-sance de 1 à 7 W environ.

Pour éviter toute perturbation, l'amplificateur de pusisance sera isolé au maximum du VCO, du PLL et de l'étage amplificateur intermédiaire.

#### Remarques

Les étages VHF, VCO et amplificateur sont alimentés directement à partir de la tension d'alimentation + 12 V.

Des essais effectués avec une alimentation à découpage —

type PC - ont démontré que ce type d'alimentation était à proscrire.

Sur l'alimentation que nous avons utilisée, les perturbations HF dépassaient 100 mV crête à crete et les dites perturbations étaient directement répercutées sur le signal de sortie du VCO. Des précautions devront être prises à ce niveau. On pourrait

éventuellement modifier design et alimenter les deux étages à transistor par une tension de 9 V issue de la tension + 12 V.

#### Le récepteur

La description du récepteur accooió oora publico dans le pruchain numéro d'Electronique Radio Plans.

Le récepteur est du type à dou-ble changement de fréquence, pour simplifier le problème on fait appel à un module convertis-seur TOKO TMX 302 A qui devrait être disponible chez Cirkit à Lyon.

Le récepteur utilise un synthétiseur de fréquence identique à celui de l'émetteur. Pour une liaison unidirectionnelle complète, VOLIS Litiliserez done doux mioro contrôleurs 8751 OTP. Les pro-

grammes émetteur-récepteur sont toujoure présente et le etrap de configuration permet la sélection de l'un ou l'autre.

Les dimensions mécaniques du récepteur sont identiques à celles de l'émetteur.

A suivre... Gilles de Dieuleveult François de Dieuleveult

#### Nomenclature

#### Résistances

R1, R28, R29: 4,7 kΩ

R<sub>2</sub>: 8.2 kΩ R<sub>3</sub>: 22 kΩ

R<sub>4</sub>: 330 Ω

Rs: 1 MΩ R<sub>6</sub>: 100 Ω

R7, R10, R25, R26, R27, R32, R41, R42,

R<sub>43</sub>: 10 kΩ No, No, Noυ . 100 kΩ

R11, R21, R38: 22 Q R12: 47 Ω

R<sub>13</sub>: 27 Ω R14, R24: 10 Ω

R15, R16: 4,7 Ω

R<sub>17</sub> : R R<sub>18</sub>, R<sub>23</sub> : 1 kΩ R19, R34: 75 Ω

R20: 33 Ω

R<sub>30</sub>, R<sub>31</sub>: 2.2 kΩ R<sub>33</sub>: 2,2 MΩ

Roo: 47 kΩ R<sub>36</sub>: 390 Ω

R<sub>37</sub>: 3,9 kΩ

R<sub>39</sub>: 220 Ω

#### Condensateurs

C1, C3, C6: 10 uF/16 V

Oz, O13, O21, O28, O31, O32: 100 nF

C4, C5: 15 pF

C7, C8, C9, C10, C26: 1 µF

C11, C12, C22, C29, C30: 33 pF

C14, C34, C36, C37: 10 μF C15, C16, C24, C25, C33, C38, C40, C46: 1 nF

C17, C18, C19, C23, C39, C51, C59 : 10 nF C20, C21 : 4,7 pF

C35: 330 pF

C41, C43, C45: 22 nF

C42, C44: 3,3 µF

C47, C48: 470 pF

C49, C50: 4.7 nF

#### Circuits intégrés

Ch: LM7805CT

Cl2: 87C51 Cl<sub>3</sub>: 4013

Cl4: FX419J CONLINEAR

Cl5: TL074

Olo: MD1504 FUJITSU Cl7: MHW707-1 MOTOROLA

#### Semiconducteurs

D2: OF643

D3: 1N 4007 Q1, Q2: BFH9U

T1: BC547B T2, Q3: BC557B

S1: SW DIP-3 X1: 12 MHz X<sub>2</sub>: 1,008 MHz X<sub>3</sub>: 4,000 MHz

J1, J2: BNC L1 à L5 et L7 à L9 : Selfs de cl

L6: 40 nH

Divers

RC1 à RC6: roues codeuse

miniatures

## Le générateur de mires SIDER 890

SIDER Ondyne est une marque réputée pour sa production d'appareils de test dédiés à la vidéo et aux transmissions TV depuis de très nombreuses années. Le modèle 890 est l'aboutissement du savoir faire que SIDER u acquis dans le domaine sur les standards de transmission encore en vigueur actuellement et, ce, pour de nombreuses années. Il s'agit d'un générateur de mires et signaux vidéo multistundurds couleur et multinormes de transmission, modulable, et on ne peut plus complet lorsque toutes les options sont retenues. Signalons que SIDER, outre des généraleurs de mires, produit des codeurs SECAM, des transcodeurs, des modulateurs TV dans les différents standards de transmission usités.



Il s'agit de touches classiques à contacts type bascule, interdépendantes ou non selon le type de commande.

Le gros pavé à gauche est dédié à la génération des signaux et aux réglages de niveau vidéo. Le bloc de droite, quant à lui, est affecté à la commutation des standards de transmission et donc à la génération de la FI et de la HF modulée.

bandeaux verticaux par famille

de fonctions s'avère très ergono-

Un clavier numérique permet l'entrée d'un numéro de canal, la touche C/F donnant l'équivalent en fréquence.

On peut aussi, avec les touchoo flèchées, incrémenter ou décrémenter les canaux pour effectuer un balayage plus rapide. Le dernier canal appelé reste en mémoire. La touche H/C du pavé alphanumérique autorise le passade aux canalix inter et hyperbande, canaux réservés au

Les indications : fréquence ou numéro de canal (avec précision câble/Hertzien) sont rappelées sur un afficheur sept segments I FD ging chiffree Les deux bandeaux verticaux de

touches permettent le choix entre les différents standards de transmission

- L/L' français,
- B/G CCIR,

I anglais,
D/K OIRT.
M/N USA, Japon en NTSC. Les deux touches du bas de cette colonne notées "vidéo INT-EXT" et "audio INT-EXT" aiguillent les sources internes vidéo et audio ou externes (via le panneau arrière) sur le modulateur après traitement Fl.

La deuxième colonne de touches situées juste à gauche du pavé alphanumérique est entièrement affectée au son (mono, stéréo, dual, gauche, droit...).

Le bloc de touches de gauche reserve a la generation vidéo offre de très nombreuses possibilités de mires avec mixage ou non d'un cercle avec croix cen-

La première colonne de touches à l'extrême gauche est affectée au choix du standard couleur : SECAM, PAL, NTSC 3,58 MHz et 4,43 MHz. La touche synchro EXT-INT permet de verrouiller le SAA 1043 sur son horloge interne ou sur un signal vidéocomposite externe via la broche réservée à cet effet sur le panneau arrière.

Le générateur de mires 890 se présente dans un coffret Euronorm (une version Rack est aueei disponible) de dimensions imposantes - L: 478 mm, P: 397 mm, H: 153 mm - doté de pieds escamotables.

Il s'agit d'un appareil indéniablement conçu pour rester en place au laboratoire, il serait difficile de l'emmener pour de la maintenance sur site, d'autant qu'il ne dispose pas de poignées, mais là n'est pas sa vocation.

L'ensemble des touches de commande, et elles sont nombreuses, est regroupé en face avant ainsi que la sortie vidéocomposite. Toute l'interconnexion, et là encore les entréessorties sont nombreuses comme nous le verrons plus loin, est placée en bandeau sur la face arrière avec l'entrée secteur et le rusible de protection générale.

La touche trame sélectionne le balayage entrelacé (625 - 525 lignos) ou non entrelacé (024 - 524 lignes) utile, par exemple, pour le test de certains moniteurs informatiques.

Vient ensuite une série de touches réservées aux choix des différentes mires ou signaux disponibles sur le modèle 090 :

pavé blanc pour le réglage de niveau vidéo,

- mire de points blanc pour le réglage de la concentration,

- grille dédiée aux réglages de convergence et linéarité,

lo corolo avoo oroix pour la géométrie superposable dans tous les cas de figure,

- mire de barres couleur normalisée avec choix barres verticales ou horizontales pour les contrôles de décodage,

- image multisalves sinusoïda-les à cinq fréquences : 0,5 - 1 - 2 - 4 - 4,8 - 5,8 MHz permettant l'évaluation de la bande passante totale en vidéo,

dents de scie ligne avec addition ou non de la sous-porteuse PAL chroma, qui autorisent une évaluation rapide de la linéarité des circuits vidéo fréquence

Un autre ensemble de touches permet d'activer ou non les signaux R, V, B, B-Y, R-Y, luminance Y, de choisir la saturation couleur 75 % ou 100 % de superposer ou non le burst de sous-porteuse chroma sur le palier de suppression, d'insérer un titre (programmable en usine), de supprimer la chroma, d'actionner sur la Péritel les commutations lente (insertion vidéo-composite) ou rapide (insertion des primaires R, V, B).

Enfin, quatre potentiomètres, dont deux ajustables par vis, permettent de régler

le niveau vidéo-composite,

- le niveau du burst,

le niveau du noir par rapport au niveau de suppression,

le niveau des tops de synchro. Dans tous les cas, la position calibrée avec un cran de sécurité donne les niveaux normalisés.

Comme on peut le constater apròc ootto longuo énumération, qui reste brève en rapport des possibilités offertes par ce générateur de mires, le modèle 890 est vraiment universel, rien n'a été oublié.

Nous n'avons pas pu tester l'ap-paroil dans toutos les configurations mais il se révèle pratique d'emploi, sans faille, du bel ouvrage.

#### Les entrées/sorties

Outre la sortie vidéocomposite disponible en face avant, le ban-

#### Caractéristiques vidéo

BASE DE TEMPS

Synchronisation: Interne par Qz ou PLL suivant standard ou Externe par PLL sur vidéo ou synchro composite
 Nombre de lignes: CCIR (PAL-SECAM)

625/624 (trame désentrelacée) RTMA (NTSC) 525/524 (trame désentrelacée)

625 L - Fréquence ligne (fH):
15625 ± 0,001 % Hz - Fréq. trame: 50 Hz
525 L - Fréquence ligne (fH):
15734,2 ± 0,001 % Hz - Fréq. trame: 59,94 Hz
Signaux de base conformes aux normes CCIR et RTMA

#### SIGNAUX D'IMAGES

Champ blanc 100 %

Mire de points

Mire de points
Grille de convergence rapport 16 v 12 (Fig. 1)
Salves de fréquence: 0,5 - 1 - 2 - 4 - 4,8 - 58 MHz (±3%)
Dent de scie ligne avec Sous-Porteuse 4,43 MHz (PAL)
Mires couleur: 3 possibilités principales
1 - PURETE: Blanche, Rouge, Verte, Bleue, Jaune, Cyan, Magenta, Noire
2 - MIRE de 8 barres normalisées à 75 %

2 - DECOURACE en 9 granse horizontales de haut en has

3 - DECOUPAGE en 8 zones horizontales, de haut en bas

Damier

Pavé Noir/Blanc à 75 % Mire de barres couleur à 75 %

Salves de fréquences: 0,5 - 1 - 2 - 4 - 4,8 - 5,8 MHz (± 3 %)

Escalier linéaire du noir au blanc 100 % Mire de barre à 25 % (SECAM) ou Mire anti-PAL

Impulsion Noir/Blanc

Barres Rouge/Jaune alternées

#### **AUTRES POSSIBILITES**

Blanc à 75 % ou 100 % par commutation Superposition d'un cercle avec croix de centrage sur toutes images

Mire de barres couleur horizontales

Découpage de toutes images dans un cercle avec convergence en arrière-plan

Coupure de B-Y et R-Y

Coupure des Identifications lignes ou trames (SECAM)

Coupure du burst (PAL/NTSC)

Coupure de la sous-norteuse chro
Coupure du signal Y

#### Caractéristiques H.F.

MODULATION F.I. (Sortie FI test sur BNC - Panneau arrière)

VISION: Porteuse F.I. Qz: 38,9 MHz ± 50.10-6

Type de modulation : Bande latérale atténuée par F.O.S.

Normoo L/L'

Modulation positive % Modulation ≥ 95 %

Normes B/G-I-D/K/K'-M/N

{ Modulation négative % Modulation ≥ 85 %

 Entrée modulation vidéo extérieure: 1 V c. à c./75 Ω (BNC -Panneau arrière)

SON

Normes L/L'

Porteuse F.I. Qz: 32,4 MHz ± 50.10<sup>-6</sup>
Type de modulation: AM
% Modulation ≥ 50 %
rrequence audio interne: 1 KHz
Entrée audio extérieure: 1,4 V c. à c./470 K Ω

Type de modulation FM Pré-accentuation 50 µs

Autres normes

Déviation de fréquence : De ± 30 KHz à ± 50 KHz suivant la norme

Normes B/G:

33,40 MHz ± 1.10-4 (canal 1) 33,10 MHz ± 1.10-4 (canal 2)

± 2,5 KHz provoquée par fréquence pilote modulée AM Fréquence audio interne mono: ~1 KHz

Canal Droite: ≈ 400 Hz Canal Gauche: ≈1 KHz

Entrée audio extérieure (connecteur DIN - panneau arrière): 1,4 V c. à c./470 KΩ

F.I. son (D/K/K'): 32,40 MHz ± 1.10-4

F.I. son (M/N). 94,49 MHz ± 1.10-2

deau du bas de la face arrière accueille toute la connectique normalisée dédiée aux différentes entrées-sorties suivantes :

- sortie HF sous 75  $\Omega$  - niveau réglable de la face avant entre 0 et 10 mV (80 dBµV),

- sortie test FI (75 Ω) qui donne accès aux signaux à fréquence intermédiaire selon la norme de transmission retenue,

- entrées-sorties stéréo (DIN) et vidéo (BNC) pour moduler à partir de signaux externes (vidéo Volac sous  $75 \Omega$  et audio 1.4 Volac sous  $470 \text{ k}\Omega$ ). Cos entrées sont validées grâce aux touches de la face avant vidéo INT-EXT, audio INT-EXT,

- sorties composantes R-Y et B-Y en BNC, niveau de 0,525 Vc à c / 75  $\Omega$  pour mire à 75 % de saturation

- sorties impulsion ligne positive de 7,2 µs synchrone avec le retour ligne et trame positive de 640 µs synchrone avec le retour trame (3 Vcac / 75 Ω) qui permettront de synchroniser un appareil ou des cartes de test externes.

- sortie (BNC) synchro composite (lignes + trame) en négatif (4 Vcàc / 75 Ω),

- entrée de synchronisation externe, validée par la touche sync INT-EXT de la face avant qui accepte un signal vidéocomposite complet 1 Vcc/75  $\Omega$ ou uniquement les synchros composites 0,3 Vcc/75 Ω pour verrouiller le générateur 890 sur une source externe,

- sortie Y/C mini DIN 4 brochoe dédiée aux appareils SVHS, luminance 1 Vc à c/75 Ω, chrominance 0,3 Vc à c/75 Ω.

- Enfin Euro connecteur Péritel

#### Transposition et sortie H.F. (BNC panneau arrière)

Oscillateur local contrôlé par PLL, précision ≥ 1.10-4

5 plans de fréquence disponibles suivant la norme Normes : L/L' - B/G - D/K/K' - I - M/N

Bande couverte: 40 à 900 MHz avec canaux Interbande et Hyperbande

Sélection du canal désiré directement au clavier

Incrémentation ou décrémentation des canaux ou fréquences par é Affichage du canal avec repere des canaux câbles (4 digits)

Affichage de la fréquence (5 digits avec point décimal)

Mémorisation du dernier canal utilisé

Niveau de sortie HF (porteuse image): 80 dB/IV (10 mV) ± 2 dB
 Niveau son: - 10 à - 18 dB suivant la norme

Atténuateur à diodes PIN : — 50 dB (variation continue)

Impédance sortie: 75 ()

20 broches avec les sorties primaires R, V, B (0,7 Vcac/75  $\Omega$ ), la vidéo composite en positif (1 Vcàc/75 Ω), commutations lente (12 V/4,7 k $\Omega$ ) et rapide (3 V/ 75  $\Omega$ ), voies gauche et droite audio (0,6 Vc à c/10 kΩ).

Signalons de plus que les primaires R, V, B sont ressorties en BNC et qu'il s'agit d'un branchement en parallèle avec la Péritel. Ceci s'avère pratique avec cer-tains câbles Péritel d'un côté, BNC de l'autre.

Comme on peut le constater, SIDER n'a pas lésiné sur la connectique d'interfaçage pour



Cette vue dévoile l'arrière du circuit imprimé de fond de bac. Là où il se doit le constructeur a ajouté des liaisons en câble blindé.

Signaux de base	625 lignes (SECAM-PAL)	525 lignes (NTSC)
Fréquence ligne fu Fréquence trame Durée d'effacement ligne Top synchro ligne Palier de sécurité Durée d'effacement trame Synchro trame	15025 Hz $\pm$ 10 <sup>-3</sup> 50 Hz 12 $\mu$ s $\pm$ 0,3 $\mu$ s 4,7 $\mu$ s $\pm$ 0,2 $\mu$ s 1,5 $\mu$ s $\pm$ 0,3 $\mu$ s 25 H soit 1,6 ms séquence de 2,5 H : $T = 27,3 \mu$ s 2 séquences de 2,5 H	$15/34,2 \text{ Hz} \pm 10^{-5}$ 59,94  Hz $11 \mu \text{s} \pm 0,2 \mu \text{s}$ $4,9 \mu \text{s} \pm 0,1 \mu \text{s}$ $1,5 \mu \text{s} \pm 0,2 \mu \text{s}$ 19  H soit  1.2  ms séquence de 3 H: $T = 27,1 \mu \text{s}$ 2  séquences de 3 H



La face arrière avec l'ensemble des connecteurs d'entrées-sorties, soule la vidés composite en pande de base est située en face avant (mais accessible aussi sur le connecteur SCART à l'arrière).

le plus grand bonheur de l'utilisa-

Il sera impossible de prendre le générateur 890 en défaut à ce niveau. Tous les cas de figure ont été envisagés. Nous devons d'ailleurs avouer ne jamais avoir vu de mires offrant autant de possibilités d'interconnexion.

Il y a même, nous allions l'ou-



La mire "générale" avec le titre.



Cette vue "d'avion" donne un bon aperçu de l'architecture retenue par SIDER. On diotinguo très nettement l'ensemble des cartes enlichees dans SIDER. On dietingue très nettement l'ensemble des cartes enficiees dans le fond de bac et les réglages sur chaque carte, on ne peut plus accessible.

blier, un petit interrupteur libellé sync V qui permet de superposer la synchro en négatif 0,3 Vcc sur la composante primaire verte pour le test de certains moniteurs ou vidéo projecteurs.

#### Conception et construction

SIDER a intelligemment opté pour un système modulaire au format Europe. Différentes options peuvent ainsi être ajoutées ou retranchées selon les desiderata de l'utilisateur. Le système comprend trois cartes fixes : les contre-plaques de face avant qui accueillent les touches de sélection et le clavier alphanumérique et une carte de bus fond de bac qui supporte tous les connecteurs DIN femelle.

Les différentes cartes de génération de signaux s'enfichent sur le fond de bac. La mécanique (signée TRANSRACK) est parfaite-ment adaptée à la situation. Dans la version complète il n'y a pas moins de dix cartes qui viennent s'interconnecter via le bus. Toutes ces cartes sont réalisées sur époxy double face à trous métallisés relayées là où il se doit (vidéo et HF obligent) par des câbles blindés tirés au cordeau.

Derrière le fond de bac, on trouve l'alimentation : carte de régulation, transformateur et généreux dissipateur pour les ballasts, qui dálivrent los quatro tensions nécessaires à l'ensemble de la circuiterie: + et - 12 V, + 5 V (logique), + 30 V (pour la HF, accord des varicaps).

L'interconnexion entre la face avant et les différentes cartes Add-on s'affectue par nappe et connecteurs enfichables. Tous les réglages sur ces cartes sont réalisés par des ajustables cermet situés en bordure de carte, ce qui permet un accès aisé sans avoir à démonter autre chose que le capôt qui est solidarisé au châssis par quatre vis : c'est très bien pensé.

L'architecture du générateur permet donc une évolution facile du matériel, en ne modifiant que les cartes concernées.

La carte pilote, par exemple. la pius a gauche, met en œuvre le maintenant célèbre SAA 1043 pour la génération de signaux de base résumés dans le tableau 2. Avec les futures normes, il sera possible, par simple modification de s'adapter (en 1250 lignes par CYCLIDIG)


D'ailleurs, SIDER propose déjà

une fonction supplémentaire pour obtonir au format 10/9 le quadrillage, le cercle avec la croix de centrage permettant le réglage de la convergence et de la géométrie pour les nouveaux équipements 16/9.
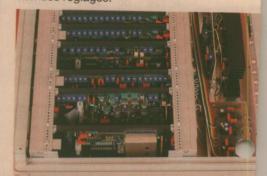
#### CONCI USION

Avec le modèle 890 de SIDER. nous sommes vraiment en présence du générateur de mires universel : il supporte tous les standards couleur, toutes les normes de transmission et même dopuis peu le format 10/9, delivre tous les signaux nécessaires au réglage, à la maintenance ou à la conception dans le très large domaine de la vidéo. Celui qui souhaiterait acquérir le système complet avec l'option titreur dovra déboursor 10 100 F I IT, ce qui, reconnaissons-le, vu les prestations offertes et la qualité d'exécution, reste un prix très compétitif.

L'utilisation simple et les nombreuses entrées-sorties rendent nat apparoil adaptó ausoi bien au labo de conception qu'au labo de maintenance où il fera gagner un temps précieux dans la recherche des pannes et l'exécution des réglages.



Au promier plan, la carte IIT avec le IIICTOcontrôleur et le synthétiseur, suivie de la

### Board Maker



Concu par l'Université de CAMBRIDGE, traduit et distribué par CIF, c'est le plus abordable logiciel CAO de qualité professionnelle pour PC et compatibles.

#### IL SE CONTENTE DES CONFIGURATIONS LES PLUS SIMPLES :

imprimantes matricielles laser

OOA, EOA, VOA, HOA, MIGGA.

9 ou 24 aiguilles

HP LaserJet ou compatibles HP DeskJet, Postcript pour Word Perfect et Ventura Publisher

traceurs format

format HPGL, DMP GERBER pour phototracage EXCELLON/ASCI pour NC DRILL

#### IL ASSURE LES PLUS PERFORMANTES DES FONCTIONS :

cinem sur les 2 races de composants classiques et CMS fonction "miroir" avec maintien des connexions

pistes circulaires

importation des netlists ORCAD, MENTOR, RACAL, REDAC PROTEL, VUTRAC, etc.

Pour en avoir la preuve demandez immédiatement la disquette de Pour en avoir la preuve demandez infinited de la construcción de manuel en français développant toute la puissance et les fonctions de BOARDMAKER II (bibliothèque puissance et les fonctions de BOARDMAKER III) achat, du prix de BOARDMAKER II.

Disquette de démonstration : 🗅 5°1/4 🗀 3°1/2 (à déduire du prix du logiciel complet) ..

125 F/TTC BOARDMAKER II avec manuel en français .3 290 FAIT BOARDMAKER II + autorouteur + manuel en français ....... 6 280 PMT




11, rue Charles-Michels 92220 BAGNEUX

## Carte CPU ZAC

La carte que nous vous proposons cette fois n'a rien de révolutionnaire, mais elle complète harmonieusement le rack ZAC80 que nous avons décrit précédemment. Elle se compose d'un «vieux» Z80 à 4 MHz entouré de 8 à 32 ko de RAM statique (extensible à 64 ku), d'un port serte RS232 et de 7 CS décodés, le tout sur carte Europe.

Bien entendu des softs moniteur (gestion clavier, LED, touches de fonctions) et test de la RS232 (avec un PC), permettront de s'assurer du bon fonctionnement de la carte et d'envisager enfin d'y tester vos idées les plus hardies.

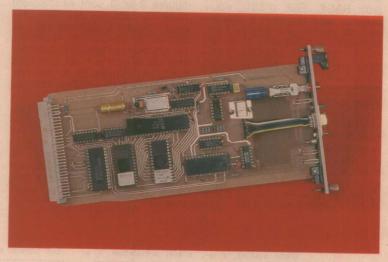Comme à notre habitude, la réalisation pratique n'exigera pas de métallisation des trous, et on pourra télécharger sur le serveur ERP le fichier Layo, ainsi que le Dump d'Eprom, les sources, etc.



Le Z80 fait la différence entre deux zones d'adresses : la zono mémoire (Ram, Rom, Eprom), limitée à 64 ko, et celle réservée aux périphériques d'entrées-sorties, pour lesquels 256 octets doivent suffire.

Nous verrons que nous avons offert la possibilité d'étendre l'adressage mémoire de 32 ko supplémentaires, mais examinons en premier le découpage des entrées-sorties retenu. La figure 1 montre que pour cette zone, 8 décodages de 4 adresses chacun sélectionnent respectivement

1 - Le 8255 moniteur (implanté sous Clavgest) 2 - Un 8251

pour la liaison **RS232** 

3 et 4 - deux 8255 externes. 5 à 9 quatro 00 véhiculés sui fond de panier.

L'espace mémoire quant à lui est morcelé ainsi : deux zones EPROM de 16 ko maxi chacune, et les 32 ko restant pour la RAM interne (placée sur la carte).

Mais le 8255 moniteur est en mesure de gèrer une commande permettant de détourner le chip select de la RAM vers une seconde, de 32 ko (maxi) afin d'étendre l'espace RAM total si le besoin s'en faisait sentir. On notera que (appelee BANK) sera accessible sur le connecteur de la carte Europe, suivant la logique donnée figure 2 : Un 0 logique sélectionnera la RAM interne, un «1» l'extension. Le principe est simple : le tran-ciotor force ou non une ligne de commande complémentée, permettant ainsi de distribuer la zone d'adresses RAM vers RAM interne ou externe. Le décodage «de base» est fait à l'aide de Y2 et Y3 de IC9, et couvre de 8000 à FFFF. La RAM interne se vuit réserver 2 ko pour le «système».

La zone mémoire restant libre (0000 à 7 FFF) est coupée en deux soit 0000-3 FFF, 4000-7 FFF, afin de s'adresser aux deux ROMs (EPROMs). La pre-mière hébet de le System (boot = INIT, attente de pression sur une touche, start, stop, etc.). C'est en fait le soft d'initialisation qui occupe les 512 premiers octets pour charger les tables de reconnaissance de touches, tester si la RAM cot à effacei uu nun, mettre en service le 8255 moni-

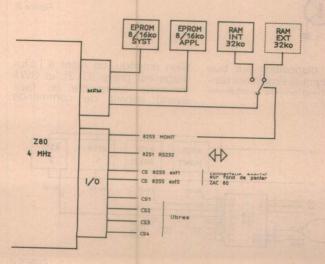


Figure 1

tor, etc. Dans le dump qui est donné figure 6, il faudrait normalement s'arrêter en 01E8. De 0200 à 024 F, c'est un «squat» du test de la RS232. Si vous travaillez en RAM sauvegardée (voir RAGE, ERP nº531), vous pourrez faire disparaître ensuite ces 80 octets une fois le hard várifiá Pour notre part, noue lee avons figés en EPROM SYS-TEM: un test n'est pas véritablement une application (4 000-7 FFF), mais peut se conserver sous la main, au cas où... Si vous adoptez cette méthode. l'FPROM SYSTEM ne sera libre que de 0250 à 3 FF, mais 15 ko quand même!

Attention: sur les sources commentés que vous pourrez télécharger, le test RS232 (TEST-COM) est noté en 9 000, et sur le dump il commence en 200.


tre étant disponibles sur tous les autres slots.

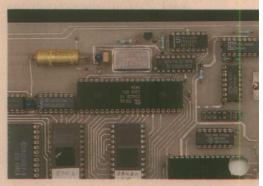
#### LE SCHÉMA

Les décodages d'adresses vus figures 2 et 3 sont exactement ceux du schéma complet présenté figure 4. Afin de ne pas surchargor inutilomont lo docoin, les signaux rejoignant le connecteur de la carrte n'ont pas tous été tirés. Il suffira de se reporter à la figure 2 page 27 du numéro 531 pour tout savoir.

Parmi les signaux méritant attention, on repérera Reset et Reset Barre, qui tous deux arrivent sur le fond de panier. La cellule inverseuse IC7a se charge de "renverser" le reset d'origine. En effet, si le Z80 et les 8 255 attendent un Reset barre, le 8 251 doit être commandé en inverse.





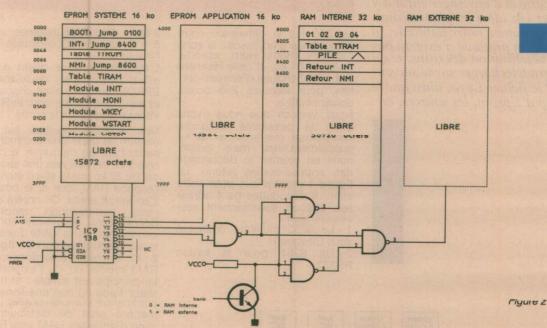

En figure 3, on voit cette fois le décodage des entrées-sorties. C'est encore un 138 qui distinguera 8 CS de 4 adresses chacun. Le premier (Y0), est destiné au 8255 moniteur. Le second est réservé (non accessible en fond de panier) au 8 251 qui gérera le port série. Les troisième et quatrième correspondent aux deux o 200 dits exterieurs. Pour tous les 8 255 les bus A0 et A1 sont nécessaires alors que pour le 8 251, A0 suffit.

Les 4 CS restant sont libres. A noter toutefois que seuls CS3 et 4 arrivent sur le dernier slot (inversé) de la carte mere, les qua-

La mise à disposition sur bus des deux signaux simplifiera parfois la réalisation de certaines extensions.

Bien entendu, un reset à l'allumage est prévu (C1/2), et SW1 (poussoir accessible en face avant) servira de commande


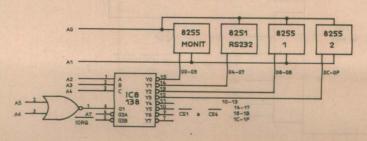


Figure 3

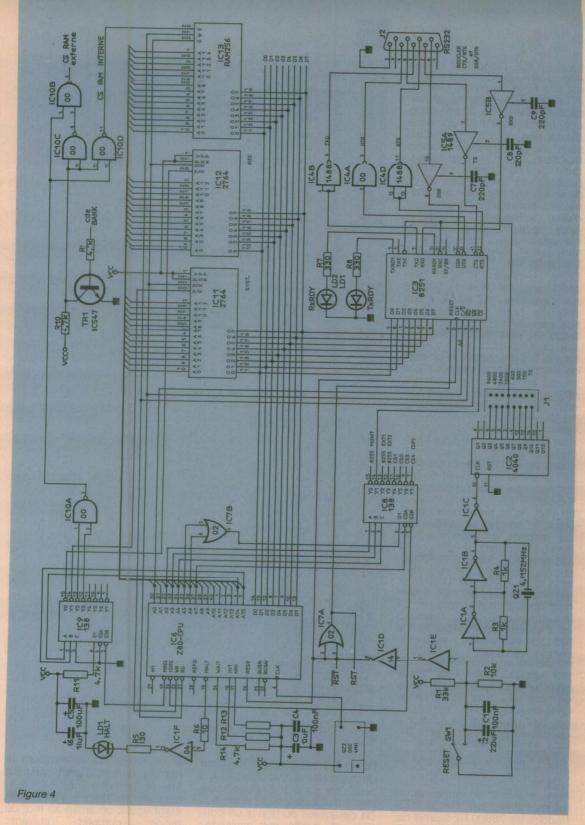

manuelle. Pour information, l'auteur s'est amusé à évaluer le temps de coupure secteur conduisant à un reset et à une perte des données en RAM. Les conditions étaient les suivantes : carte CPU dans ZAC80, affi-chage nexa allume, le tout ali-

menté par U Power (voir photo page 25, ERP 531). De seconde en seconde, il est arrivé à 8... Ainsi, il fut possible de lancer une courte transmission RS 232, ZAC 80 débranché! Bien évidemment, cette performance est à créditer à U Power.Inutile donc

de craindre les «micros-coupures» vous avez huit secondes pour rappuyer sur le disjoncteur...

Alain CAPO (softs) et votre serviteur ont longtemps hésité à sau-vogardor la NAM interne par plle, pour enfin se décider à ne pas le

faire. En fait, l'argument d'Alary était le suivant : la RAM interne est une RAM de travail. Comme il est possible d'adresser une seconde RAM de 32 ko, pourquoi ne pas construire une carte d'extension, sauvegardée, et qui serait en plus portable (comme RAGE)? Ainsi, dans un portecarte de faible largeur, il serait possible de placer une RAM 32 ko et deux piles de 4,5 V ordinaires, constituant l'équivalent d'une «disquette». Pourquoi deux piles? Pour assurer l'échange sans interrompre la cauvegarde (pilee en parallèle bien entendu).

Outre l'oscillateur 4 MHz (intégré) fournissant l'horloge de base au système (Z 80 A), une seconde base de temps est implantée afin d'offrir une large plage de vitosese de transmission pour RS 232 : de 75 à 9 600 bauds. Sur le schéma, le cavalier de sélection est placé sur 1 200 bauds, ce n'est qu'un exemple, mais il faudra penser à faire correspondre la vitesse du port série du PC avec celle choisie sur la carte...

Pour le lecteur qui - à juste titre chercherait une relation entre le quartz de 4,9152 MHz et le taux de transmission en baud ou bits par seconde, une explication est indispensable

En effet - si on prend pour exemple 1200 bauds - un simple calcul mettant en œuvre la fréquence du quartz divisée par 64 (Q6 de IC2), on obtient 76800 Hz et non les 1200 souhaités. Divisons alore 76800 par 1200 pour dévoiler le coupable : 64. Il faudrait donc diviser encore par 64 la fréquence d'horloge, mais qui va s'en charger ? Réponse : le 8251, si son mot de mode est conforme! Le 8251 est un "bon vivant" qui ne demande qu'à ren-dre service : il est capable de gérer une division par 1, 16 ou 64 pour peu qu'on le prévienne en temps opportun.

Les bits D0 et D1 de ce mot le conditionnent ainsi (ordre D1-D0): Mode synchrone: 0-0

: 16 ⇔ 1-0 : 64 ⇔ 1-1

Ainsi, si le mot de mode débute (poids faibles) par 1-1, le 8251 traduira les 76800 Hz fournis par l'horloge, en 1200 bauds. Si d'aventure on souhaitait offrir une base de temps de 1200 Hz, le mot de mode pourrait commencer par 0-1, mais il faudrait modifier le hard!

Pendant que nous y sommes, rappelons brièvement les effets produits par les 6 bits suivants :

	DEFINE	E. 280		TABLEAU 1
; Adres	ses des	modules		
INIT:	EQU	0100H		
MONI:	EQU	0160H	; adresse implantation module INIT ; adresse implantation module MONI	
WKEY:	EQU	01A0H	; adresse implantation module WKEY	
WSTART:	EQU	01D0H	: adresse implantation module WSTAPT	
TSTOP:	EQU	01EOH	; adresse implantation module WSTART ; adresse implantation module TSTOP	
;				
; Vecte	urs en	Rom		
TTROM: TIRAM:	EQU	0040H	; table pour initialisation de la RAM	
TIRAM:	EQU	006BH	; table pour initialisation de la RAM	
; Vecte	urs en	Ram		
DEBRAM: TTRAM:	EQU	8000H 8005H	; adresse de début de la RAM	
VSTACK:		8400H	; table des codes de touches F10 à F18	
VECINT:	EQU	8400H	; adresse de la pile ; adresse de la routine INT	
VECINT: VECNMI:	EQU	8600H	; adresse de la routine NMI	
4				
		ports I/O		
MONA: MONB:	EQU	00H	; port A du 8255 moniteur	
MONE:	EQU	01H 02H	; port A du 8255 moniteur ; port B du 8255 moniteur ; port C du 8255 moniteur	
MONCD:	EQU	03H	, port C du 8255 moniteur	
COMTR:	EQU		; port Command/Data du 8255 moniteur ; port Transmission/Reception du 8251 com.	
COMCS:	EQU	05H	; port framsmission/Reception du 8251 com. ; port Command/Status du 8251 communication	STATE OF STREET
; Delin	é G1/G2	u code des touc sur G1	hes de fonction	
TSTA:	EQU	3FH 5FH	: code touche START ; code touche STOP	
TF1:	EQU	5FH	; code touche STOP	
	EQU	6FH 77H	; code touche F1 ; code touche F2	
TF3:	EQU EQU EQU	7RH		
TF3: TF4:	EQU	7BH 7DH	; code touche F3	
	EQU	7EH	; code touche F4 ; code touche F5	
	port C EQU EQU			
TF6:	EQU	OEH	; code touche F6	
TF7: TF8:			; code touche F7	
		OBH	· code touche E9	
	EQU		1 code codelle ro	
rF9:	EQU	07H	; code touche F8 ; code touche F9	
rF9:	EQU é G1/G2	07H sur G2	; code touche F9	
rF9:	EQU é G1/G2 .port A	07H sur G2		
rF9: Cle	EQU é G1/G2 .port A EQU	07H sur G2 0EFH	; code touche F10	
rF9:	EQU é G1/G2 .port A	07H sur G2	; code touche F10 ; code touche F11	
FF10: FF11: FF12:	EQU é G1/G2 .port A EQU EQU EQU	07H sur G2 0EFH 0F7H	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12	
FF9: Cle  FF10: FF11: FF12: FF13: FF14:	EQU é G1/G2 port A EQU EQU EQU EQU EQU EQU	O7H sur G2 OEFH OF7H OFBH OFDH OFEH	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F13	
FF9: Cle FF10: FF11: FF12: FF13: FF14:	EQU 6 G1/G2 .port A EQU EQU EQU EQU EQU EQU .port C	O7H sur G2 OEFH OF7H OFBH OFDH OFEH	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F14	
FF10: FF11: FF12: FF13: FF14:	EQU 6 G1/G2 .port A EQU EQU EQU EQU EQU EQU .port C EQU	O7H SUF G2 OEFH OF7H OFBH OFDH OFEH	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F14 ; code touche F15	
FF9: Cle Cle F10: F11: F12: F14: F15: F16:	EQU é G1/G2 .port A EQU EQU EQU EQU EQU .port C EQU EQU EQU EQU EQU EQU EQU EQU	O7H SUF G2 OEFH OF7H OFPH OFDH OFEH BEH 8DH	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F14 ; code touche F15 ; code touche F15	
FF9: Cle F10: FF11: FF12: FF14: F15: FF16:	EQU 6 G1/G2 .port A EQU EQU EQU EQU EQU EQU .port C EQU	O7H SUF G2 OEFH OF7H OFBH OFDH OFEH	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F14 ; code touche F15 ; code touche F15	
FF16: FF16: FF16: FF17: FF18: FF18: FF18: FF18: FF18: FF18:	EQU  6 G1/G2 .port A EQU EQU EQU EQU EQU .port C EQU EQU EQU EQU EQU	O7H SUF G2 OEFH OF7H OFBH OFDH OFEH BEH 80H 81H 87H	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F14 ; code touche F15 ; code touche F16 ; code touche F16 ; code touche F17 ; code touche F17 ; code touche F18	
FF10: FF11: FF12: FF13: FF14: FF15: FF16: FF17: FF18:	EQU 6 G1/G2 .port A EQU EQU EQU EQU EQU .port C EQU EQU EQU EQU EQU EQU EQU EQU EQU	O7H SUF G2 OEFH OF7H OFBH OFDH OFEH BEH 80H 81H 87H	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F14 ; code touche F15 ; code touche F15	
FF10: FF11: FF12: FF13: FF14: FF16: FF16: FF16: FF17: FF18: Défini	EQU  6 G1/G2 .port A EQU EQU EQU EQU .port C EQU	O7H sur G2 OEFH OFTH OFDH OFEH SEH SUH SUH SUH SUH SUH SUH SUH SUH SUH SU	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F14 ; code touche F15 ; code touche F16 ; code touche F17 ; code touche F17 ; code touche F18 ies du 8255 Moniteur	
FF10: FF11: FF12: FF13: FF14: FF16: FF16: FF16: FF17: FF18: Défini	EQU  6 G1/G2 .port A EQU EQU EQU EQU .port C EQU	O7H sur G2 OEPH OFTH OFBH OFDH OFBH SEH SON STH	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F14 ; code touche F15 ; code touche F16 ; code touche F17 ; code touche F17 ; code touche F18 ies du 8255 Moniteur	
FF10: FF10: FF112: FF12: FF13: FF14: FF16: FF16: FF17: F18: Définipor	EQU  6 G1/G2 port A EQU EQU EQU EQU EQU port C EQU EQU ton di tt B port = EQU	O7H sur G2 OFFH OFFH OFFH OFEH OFEH BEH SH SH STH STH STH STH Code des sorti	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F14 ; code touche F15 ; code touche F16 ; code touche F17 ; code touche F17 ; code touche F18 ies du 8255 Moniteur	
FF10: FF10: FF112: FF12: FF13: FF14: FF16: FF16: FF17: F18: Définipor	EQU  6 G1/G2 port A EQU	O7H sur G2 OEFH OFTH OFDH OFDH OFEH SEH SUR	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F13 ; code touche F16 ; code touche F16 ; code touche F17 ; code touche F17 ; code touche F18 les du 8255 Moniteur ; allumage led L2 ; allumage led L3 ; allumage led L3 ; allumage led L4	
FF9:CleF10:F11:F11:F13:F14:F15:F16:F16:F17:Definipor2_ON:2_ON:0N:4_ON:0N:	EQU  6 G1/G2 port A EQU EQU EQU EQU DOT C EQU	O7H sur G2 OFFH OF7H OFFH OFEH OFEH BEH 80H 87H 0 code des sorti	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F13 ; code touche F16 ; code touche F16 ; code touche F17 ; code touche F17 ; code touche F18 les du 8255 Moniteur ; allumage led L2 ; allumage led L3 ; allumage led L3 ; allumage led L4	
FF10: FF10: FF112: FF12: FF13: FF14: FF16: FF16: FF16: FF17: F18: Defini por	EQU  6 G1/G2. port A EQU	O7H sur G2 OEFH OFTH OFEH OFEH SEH SUN	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F13 ; code touche F15 ; code touche F16 ; code touche F16 ; code touche F17 ; code touche F18 ies du 8255 Moniteur  ; allumage led L3 ; allumage led L3 ; allumage led L4 ; allumage led L5	
FF10: FF11: FF12: FF13: FF14: FF16: FF16: FF17: FF18: Définipotpotpotpotpot	EQU  6 G1/G2. port A EQU	O7H sur G2 OEPH OFTH OFBH OFDH OFBH SDH SBH SBH SCH I Code des sorti	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F13 ; code touche F16 ; code touche F16 ; code touche F17 ; code touche F17 ; code touche F18 les du 8255 Moniteur ; allumage led L2 ; allumage led L3 ; allumage led L3 ; allumage led L4	
FF9:  C16:  FF10:  FF11:  FF12:  FF14:  FF16:  FF16:  FF17:  F18:  Defini	EQU  6 G1/G2. port A EQU	O7H sur G2 OFPH OF7H OF7H OFEH OFEH SEH SUR	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F13 ; code touche F15 ; code touche F16 ; code touche F16 ; code touche F17 ; code touche F18 ies du 8255 Moniteur  ; allumage led L3 ; allumage led L3 ; allumage led L4 ; allumage led L5	
FF9:  C16:  FF10:  FF11:  FF12:  FF14:  FF16:  FF16:  FF17:  F18:  Defini	EQU  6 G1/G2. port A EQU	O7H sur G2 OEPH OFTH OFEH OFEH SEH SUM STATE STATE STATE OF CODE STATE S	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F13 ; code touche F15 ; code touche F16 ; code touche F16 ; code touche F17 ; code touche F18 ies du 8255 Moniteur  ; allumage led L3 ; allumage led L3 ; allumage led L4 ; allumage led L5 ; allumage led L6 ; allumage led L6 ; allumage led L7 ; allumage led L9 ; allumage led L9	
FF9:  C16:  FF10:  FF11:  FF12:  FF14:  FF16:  FF16:  FF17:  F18:  Defini	EQU  6 G1/G2. port A EQU	O7H sur G2 OEPH OFTH OFEH OFEH SEH SUM STATE STATE STATE OF CODE STATE S	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F13 ; code touche F15 ; code touche F16 ; code touche F16 ; code touche F17 ; code touche F18 ies du 8255 Moniteur  ; allumage led L3 ; allumage led L3 ; allumage led L4 ; allumage led L5 ; allumage led L6 ; allumage led L6 ; allumage led L7 ; allumage led L9 ; allumage led L9	
FF9:C1e  FF10:C1e  FF11:FF12:FF13:FF14:  FF16:FF16:FF17:F18:  DéfiniDefini .	EQU 6 G1/G2. port A EQU	O7H sur G2 OEFH OFTH OFFH OFFH SEH SUR	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F14 ; code touche F15 ; code touche F16 ; code touche F16 ; code touche F17 ; code touche F18 ies du 8255 Moniteur  ; allumage led L2 ; allumage led L3 ; allumage led L4 ; allumage led L5 ; allumage led L6 ; allumage led L6 ; allumage led L7 ; allumage led L6 ; allumage led L7 ; allumage led L9 ; extinction led L2 ; extinction led L3	
FF9:C1e  FF10:C1e  FF11:FF12:FF13:FF14:  FF16:FF16:FF17:F18:  DéfiniDefini .	EQU 6 G1/G2. port A EQU	O7H sur G2 OEPH OF7H OFPH OFPH OFEH SEH SDH SHB A'R  Code des sorti port OR code 80H 40H 20H 10H 08H 04H 07H 08H 04H 07H 08H 04H 07H 08H 07H 08H 07H 08H 07H 08H	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F14  ; code touche F16 ; code touche F16 ; code touche F16 ; code touche F17 ; code touche F18 ies du 8255 Moniteur  ; allumage led L2 ; allumage led L3 ; allumage led L4 ; allumage led L5 ; allumage led L7 ; allumage led L7 ; allumage led L7 ; allumage led L7 ; allumage led L9 ; extinction led L2 ; extinction led L2 ; extinction led L3 ; extinction led L3 ; extinction led L4 ; extinction led L3 ; extinction led L4	
FF9:CleFF10:FF11:FF13:FF14:FF15:FF16:F17:F15:F16:F16:F17:F18:P07:	EQU  6 G1/G2. port A EQU	O7H sur G2 OEFH OFTH OFFH OFFH SEH SDH STM	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F14  ; code touche F16 ; code touche F16 ; code touche F16 ; code touche F17 ; code touche F18 ies du 8255 Moniteur  ; allumage led L2 ; allumage led L3 ; allumage led L4 ; allumage led L5 ; allumage led L7 ; allumage led L7 ; allumage led L7 ; allumage led L7 ; allumage led L9 ; extinction led L2 ; extinction led L2 ; extinction led L3 ; extinction led L3 ; extinction led L4 ; extinction led L3 ; extinction led L4	
FF9:Cli FF10: FF11: FF12: FF13: FF14: FF16: FF16: FF16: F17: Definipor 4_ON: 5_ON: 4_ON: 5_ON: 7_ON: 9_ON: 4_OF: 5_OF: 4_OF: 6_OF: 6_OF:	EQU  6 G1/G2. port A EQU	O7H sur G2 OEPH OF7H OFBH OFDH OFBH SEH SUN SIN	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F14  ; code touche F15 ; code touche F16 ; code touche F16 ; code touche F18 ies du 8255 Moniteur  ; allumage led L2 ; allumage led L3 ; allumage led L4 ; allumage led L5 ; allumage led L7 ; allumage led L7 ; allumage led L7 ; allumage led L7 ; allumage led L9 ; extinction led L2 ; extinction led L3 ; extinction led L4 ; extinction led L4 ; extinction led L4 ; extinction led L5	
TF9:ClTF10:TF10:TF11:TF15: .	EQU Port A EQU	O7H sur G2 OEPH OF7H OFPH OFPH OFEH SEH SDH SH SH SIN I code des sorti port OR code 40H OBH OHH OHH OHH OHH OHH OHH OHH OHH OH	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F14  ; code touche F15 ; code touche F16 ; code touche F16 ; code touche F18 ies du 8255 Moniteur  ; allumage led L2 ; allumage led L3 ; allumage led L4 ; allumage led L5 ; allumage led L7 ; allumage led L7 ; allumage led L7 ; allumage led L7 ; allumage led L9 ; extinction led L2 ; extinction led L3 ; extinction led L4 ; extinction led L4 ; extinction led L4 ; extinction led L5	
TF9:ClF10:F10:F112:F12:F13:F15:F15:F16: .	EQU PORT A PROPERTY OF THE PRO	O7H sur G2 OEPH OF7H OFPH OFPH OFDH OFEH SEH SDH SH STH I Code des sorti Port OR code SOH OH O	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F14  ; code touche F16 ; code touche F16 ; code touche F16 ; code touche F17 ; code touche F18 ies du 8255 Moniteur  ; allumage led L2 ; allumage led L3 ; allumage led L4 ; allumage led L5 ; allumage led L7 ; allumage led L7 ; allumage led L7 ; allumage led L7 ; allumage led L9 ; extinction led L2 ; extinction led L2 ; extinction led L3 ; extinction led L3 ; extinction led L4 ; extinction led L3 ; extinction led L4	
TF9:	EQU FOR THE PROPERTY OF THE PR	O7H sur G2 OEPH OF7H OFPH OFPH OFEH SEH SDH SH STH ATH ATH ATH ATH ATH ATH ATH ATH ATH A	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F14  ; code touche F15 ; code touche F16 ; code touche F16 ; code touche F17 ; code touche F18  tes du 8255 Moniteur  ; allumage led L2 ; allumage led L3 ; allumage led L4 ; allumage led L5 ; allumage led L5 ; allumage led L7 ; allumage led L9 ; extinction led L3 ; extinction led L3 ; extinction led L4 ; extinction led L4 ; extinction led L5	
TF9:	EQU FOR THE PROPERTY OF THE PR	O7H sur G2 OEFH OF7H OFBH OFFH OFBH SEH SUN	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F13 ; code touche F15 ; code touche F16 ; code touche F16 ; code touche F16 ; code touche F18 ites du 8255 Moniteur  ; allumage led L2 ; allumage led L3 ; allumage led L5 ; allumage led L5 ; allumage led L6 ; allumage led L6 ; allumage led L7 ; allumage led L7 ; allumage led L8 ; allumage led L9 ; extinction led L2 ; extinction led L3 ; extinction led L3 ; extinction led L5 ; extinction led L7 ; extinction led L8 ; extinction led L8 ; extinction led L8 ; extinction led L8 ; extinction led L9	
TF9:	EQU FOR THE PROPERTY OF THE PR	O7H sur G2 OEFH OFFH OFFH OFFH OFFH SEH SDH STM	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F13 ; code touche F14  ; code touche F15 ; code touche F16 ; code touche F16 ; code touche F17 ; code touche F18 ites du 8255 Moniteur  ; allumage led L2 ; allumage led L3 ; allumage led L4 ; allumage led L5 ; allumage led L6 ; allumage led L7 ; allumage led L7 ; allumage led L8 ; allumage led L9 ; extinction led L2 ; extinction led L3 ; extinction led L5 ; extinction led L8 ; extinction led L9 ; allumage led L1 ; allumage led READY	
TF9:(1)(F10:(F10:(F10:(F10:(F11:(F12:(F14:(F14:(F15:(F16:	EQU  6 G1/G2 6	O7H sur G2 OEPH OF7H OFPH OFPH OFPH SEH SDH SH STH STH STH STH STH STH STH STH STH	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F13 ; code touche F14  ; code touche F15 ; code touche F16 ; code touche F16 ; code touche F17 ; code touche F18 ites du 8255 Moniteur  ; allumage led L2 ; allumage led L3 ; allumage led L4 ; allumage led L5 ; allumage led L6 ; allumage led L7 ; allumage led L7 ; allumage led L8 ; allumage led L9 ; extinction led L2 ; extinction led L3 ; extinction led L5 ; extinction led L8 ; extinction led L9 ; allumage led L1 ; allumage led READY	
FF9:(F10:(F10:(F10:(F10:(F11:(F11:(F12:(F13	EQU FQU FQU FQU FQU FQU FQU FQU FQU FQU F	O7H sur G2 OEFH OF7H OFPH OFFH OFFH SEH SHH STH I code des sorti port OR code SOH 10H OSH OSH OSH OFFH OFFH OFFH OFFH OFFH O	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F14  ; code touche F15 ; code touche F16 ; code touche F16 ; code touche F17 ; code touche F18  ies du 8255 Moniteur  ; allumage led L2 ; allumage led L3 ; allumage led L5 ; allumage led L5 ; allumage led L7 ; allumage led L9 ; extinction led L3 ; extinction led L3 ; extinction led L4 ; extinction led L4 ; extinction led L5 ; extinction led L5 ; extinction led L6 ; extinction led L6 ; extinction led L7 ; extinction led L8 ; extinction led L9 ; allumage led L9  ; allumage led L9	
TF9:[F10:[F10:[F10:[F10:[F11:[F12:[F12:[F13:[F14:[F14:[F16	EQU FQU EQU EQU EQU EQU EQU EQU EQU EQU EQU E	O7H sur G2 OEFH OF7H OFPH OFFH OFFH SEH SHH STH I code des sorti port OR code SOH 10H OSH OSH OSH OFFH OFFH OFFH OFFH OFFH O	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F14  ; code touche F15 ; code touche F16 ; code touche F17 ; code touche F18  tes du 8255 Moniteur  ; allumage led L2 ; allumage led L3 ; allumage led L4 ; allumage led L5 ; allumage led L5 ; allumage led L7 ; allumage led L9 ; extinction led L3 ; extinction led L3 ; extinction led L4 ; extinction led L5 ; extinction led L9 ; allumage led L1 ; allumage led L3 ; allumage l2 ; allu	
FF9:(F10:(F10:(F10:(F11:(F11:(F12:(F13	EQU FQU FQU FQU FQU FQU FQU FQU FQU FQU F	O7H sur G2 OEFH OFFH OFFH OFFH OFFH SEH SDH STM BTM BTM BTM BTM BTM BTM BTM BTM BTM B	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F14  ; code touche F15 ; code touche F16 ; code touche F16 ; code touche F18  des du 8255 Moniteur  ; allumage led L2 ; allumage led L3 ; allumage led L5 ; allumage led L5 ; allumage led L7 ; allumage led L7 ; allumage led L9 ; extinction led L3 ; extinction led L3 ; extinction led L4 ; extinction led L5 ; extinction led L9 ; allumage led RADY ; sélection RAM externe ; lalumage buzzer ; extinction led L1	
TF9:[F10:[F10:[F10:[F10:[F11:[F12:[F12:[F13:[F14:[F14:[F16	EQU FQU FQU FQU FQU FQU FQU FQU FQU FQU F	O7H sur G2 OEFH OF7H OFPH OFFH OFFH SEH SHH STH I code des sorti port OR code SOH 10H OSH OSH OSH OFFH OFFH OFFH OFFH OFFH O	; code touche F10 ; code touche F11 ; code touche F12 ; code touche F12 ; code touche F13 ; code touche F14  ; code touche F15 ; code touche F16 ; code touche F17 ; code touche F18  tes du 8255 Moniteur  ; allumage led L2 ; allumage led L3 ; allumage led L4 ; allumage led L5 ; allumage led L5 ; allumage led L7 ; allumage led L9 ; extinction led L3 ; extinction led L3 ; extinction led L4 ; extinction led L5 ; extinction led L9 ; allumage led L1 ; allumage led L3 ; allumage l2 ; allu	

D2 et D3 indiquent la longueur du caractère à transmettre, qui peut être de 5 à 8. Dans notre cas, il s'agit de 8 bits, donc 1-1. D4 détermine ou non si un contrôle de parité est envisagé 1 = oui, 0 = non (option retenue). Si on choisit 1, il faut compléter l'information en indiquant grâce à D5- si le contrôle se fera sur un total pair (1) ou impair (0). Comme nous avons adopté D4 = 0, D5 = X. Par défaut. nous avons mis 0.

Enfin, D6 et D7 déterminent le nombre de bits d'arrêt, qui peut être choisi entre 0 et 2 (> à 1, consulter les docs l). 1 bit d'arrêt étant voulu, on arrive au mot de mode complet suivant : 010011111.

Nous ne détaillerons pas tout du 8251, rassurez-vous. D'excellents ouvrages vont au fond du problème avec une rare clarté, et les auteurs vous recommandent particulièrement : applications du Z80 de J.W. Coffron (Sybex)

AFFEC	TATION DE	S PORTS DU 825	5 MONITEUR		TARI FALL2
PAO =	P5	PBO = L9	PC0 = F6		
PA1 =		PB1 = L8	PC1 = F7		
PA2 =		PB2 = L7	PC2 = F8		
PA3 =		PB3 = L6	PC3 = F9		
PA4 =		PB4 = L5	PC4 = BUZZER		
PAS =		PB5 = L4	PC5 = BANK		
PA6 = PA7 =		PB6 = L3 PB7 = L2	PC6 = READY		
FAT -	01/02	PBI = LZ	PC7 = L1		
CODE F	no boulow				
CODE I	DES TOUCH	ES DE FONCTION			
Port		Valeur	Codage	Code	
8255	Touche	binaire	logiciel	hexa	
PA6	START	x011 1111	0011 1111	0.0	43.5 0.4 50
PA5	STOP	x101 1111	0101 1111	3F 5F	Clé G1/G2 = G1 ou G2 PA7 = x
PA4					PAT = X
PA4 PA3	F1 F2	1110 1111	0110 1111	6F	
	F3	1111 0111	0111 0111	77	
PA2			0111 1011	7B	
PA2 PA1	F4	1111 1101	0111 1101	7D	
PA2 PA1 PA0		1111 1101 1111 1110	0111 1101 0111 1110	7D 7E	C16 G1/G2 = G1
PA2	F4 F5	1111 1101 1111 1110 0000 1110	0111 1101 0111 1110 0000 1110	7D 7E 0E	C16 G1/G2 = G1 PA7 = 1
PA2 PA1 PA0 PC0 PC1 PC2	F4 F5 F6	1111 1101 1111 1110	0111 1101 0111 1110 0000 1110 0000 1101	7D 7E 0E 0D	
PA2 PA1 PA0 PC0 PC1 PC2	F4 F5 F6 F7	1111 1101 1111 1110 0000 1110 0000 1101	0111 1101 0111 1110 0000 1110	7D 7E 0E	
PA2 PA1 PA0 PC0 PC1 PC2 PC3	F4 F5 F6 F7 F8 F9	1111 1101 1111 1110 0000 1110 0000 1101 0000 1011	0111 1101 0111 1110 0000 1110 0000 1101 0000 1011 0000 0111	7D 7E 0E 0D 0B 07	
PA2 PA1 PA0 PC0 PC1 PC2 PC3	F4 F5 F6 F7 F8 F9	1111 1101 1111 1110 0000 1110 0000 1101 0000 1011 0000 0111	0111 1101 0111 1110 0000 1110 0000 1101 0000 1011 0000 0111	7D 7E 0E 0D 0D	
PA2 PA1 PA0 PC0 PC1 PC2 PC3 PA4	F4 F5 F6 F7 F8 F9	1111 1101 1111 1110 0000 1110 0000 1101 0000 1011 0000 0111 0110 1111 0111 1111 0111 1011	0111 1101 0111 1110 0000 1110 0000 1101 0000 1011 0000 0111	7D 7E 0E 0D 0B 07	
PA2 PA1 PA0 PC0 PC1 PC2 PC3 PA4 PA2 PA1	F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12 F12 F13	1111 1101 1111 1110 0000 1110 0000 1101 0000 1011 0000 0111 0110 1111 0111 1011 0111 1011	0111 1101 0111 1110 0000 1110 0000 1101 0000 1011 0000 0111 1110 1111 1111 1011 1111 1011	7D 7E 0E 0D 0B 07 EF F, FB FD	
PA2 PA1 PA0 PC0 PC1 PC2 PC3 PA4 PA4 PAA2 PAA1 PAA0	F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12 F12 F13 F14	1111 1101 1111 1110 0000 1110 0000 1101 0000 0111 0000 0111 0110 1111 0111 1011 0111 1011 0111 1101 0111 1110	0111 1101 0111 1110 0000 1110 0000 1101 0000 1011 0000 0111 	7D 7E 0E 0D 0B 07 EF FF FB FD FE	PA7 = 1  C16 G1/G2 = G2
PA2 PA1 PA0 PC0 PC1 PC2 PC3 PA4 PA2 PA1 PA0 PA0 PC0	F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12 F13 F14 F15	1111 1101 1111 1110 0000 1110 0000 1101 0000 1011 0000 0111 0111 1111 0111 1011 0111 1101 0111 1110 0111 1110 0111 1110	0111 1101 0111 1110 0000 1110 0000 1101 0000 0111 0000 0111 1110 1111 1111 1011 1111 1101 1111 1110 1111 1110 1100 1110	7D 7E 0E 0D 0B 07 EF FF FD FE 8E	PA7 = 1
PA2 PA1 PA0 PC0 PC1	F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12 F12 F13 F14	1111 1101 1111 1110 0000 1110 0000 1101 0000 0111 0000 0111 0110 1111 0111 1011 0111 1011 0111 1101 0111 1110	0111 1101 0111 1110 0000 1110 0000 1101 0000 1011 0000 0111 	7D 7E 0E 0D 0B 07 EF FF FB FD FE	PA7 = 1  C16 G1/G2 = G2

pour le "hard" et programmation du Z80 de Rodnay Zaks (Sybex) pour le soft. Evitez du composant au système de R. Zaks -non pas qu'il soit sans intérêt- mais avec les deux précités on va droit au but et ils favorisent plus la pratique, mettant de côté l'aspect historique. Une petite remarque toutefois à l'éditeur (Sybex): des ouvrages de cette qualité mériteraient un brochage

plus solide... Merci ! Les entrées et sorties du 8251 admettent des niveaux TTL. Pour les rendre conformes au standard RS232 (+ 12/- 12), nous avons choisi le couple classique 1488 (sorties) 1489 (entrées) pour plusieurs raisons. En premier le coût ridicule et la grande disponibilité de tensions d'alimentations + 12 V/- 12 V, ce qui n'est pas souvent le cas... et ensuite pour offrir DTR et DSR au standard. Même si ils sont en général bouclés, notre solution précorvo l'intégrité de la suitie RS 232.

La prise élue pour effectuer la liaison avec un PC est une DB9. Il sera facile de prévoir un cordon soit pour un XT ou un AT (au besoin on consultera le numéro 530, pago 25, fig. 4).

#### RÉALISATION

La carte qui assemble les composants utiles est matérialisée figure 5. Bien entendu, elle impose un tracó cur doux faces, mais un soin tout particulier a

été apporté au dessin afin que la construction se passe d'une métallisation des "via(s)".

On remarquera que la partie 'avant" est très largement sousimplantóo. En oao do réutilisation du tracé pour un autre ensemble,il sera très facile de réduire l'occupation à environ 170 mm seulement.

La faible largeur de la face avant (3 TE soit environ 15 mm), a conduit à implanter C2 à l'hori zontale. Pour la liaison avec la DB9, le petit connecteur J2 indique en clair les numéros des broches à relier à cette dernière. J1 quant à lui permet, comme nous l'avons vu sur le schéma, de sélectionner la vitesse de transmission. Le petit trait sur le dessin, place le cavalier pour 1200 bauds. Il sera facile de se rappeler que "plus on s'approche de la face avant, plus on va vite" (maxi 9600).

Un petit conseil pratique si vous utilisez de la barrette sécable pour vos implantations en double face: marquez d'un point de feutre indélébile (ou de blanc correcteur) l'orientation du IC qui viendra prendre place. En effet, si les supports disposent d'un Index moule, entre deux barrettes parallèles il n'y a rien, et il est vivement conseillé de ne pas faire confiance à sa mémoire visuelle (confiance aveugle...).

Nous allons voir maintenant comment tester la carte et la RO202, mals encore une remarque : ne pas oublier R14 placée

sous le Z80. La maquette photographice est le premier prototype (vilainement labouré), et sur laquelle R14 avait été ajoutée côté cuivre. Pour la carte définitive, elle revient côté composants, mais continue à se cacher!

#### Mise en route et tests

Avant de plonger tête baissée dans le soft, de griller l'EPROM système et même de placer le Z80, il est sage de s'assurer que le hard est correct. Il doit bien traîner dans vos tiroirs une ou deux EPROM 2764 ou 128 programmées, et dont vous avez une idée du contenu? Procédons donc par ordre:

1- Ne placer sur support que IC9 et IC10. Vérifier que les CS pour IC11, 12, 13 et RAM externe (par une commande artificielle de bank, 8255 moniteur retiré), sont conformes à la table donnée figure 2: EPROM système de 0000 à 3FFF, EPROM applications (FREE sur la figure 6) de 4000 à 7FFF, RAM interne de 0000 à FFFF et RAM externe toujours de 8000 à FFFF mais avec la commande bank portée à 1.

Ceci est très facile avec un simple multimètre surveillant ces quatre points, CPUZAC étant dans ZAC80 et les clés bien positionnées : MEM, clavier.


2- Placer ensuite IC13 (la RAM) et deux EPROM en IC11 et 12. II est alors possible d'aller lire les EPROM et écrire ou lire en RAM, pour pou que l'on jongle correctement avec la clé Read-Write et les bonnes adresses


Faire un saut en 8000 par exemple, et écrire quelques octets, puis repasser en lecture (read) et vérifier qu'ils ont été mémorisés. Si tout oet corroot ot il n'y a pas de raison pour qu'il en soit autrement si on a travaillé avec soin-, on sait que la zone mémoire est conforme.

3- Pour les entrées-sorties (IO), ajouter IC7 + IC8 et faire la vérification des CS comme précédemment (table des adresses figure 3), mais après avoir basculé la clé en position IO cette

A ce stade, il ne reste plus qu'à contrôler le reset manuel et à l'allumage (IC1), la hase de temps de 4,9152 MHz et ses sous-multiples (IC2), enfin le 4 MHz horloge système, avant de passer au soft.

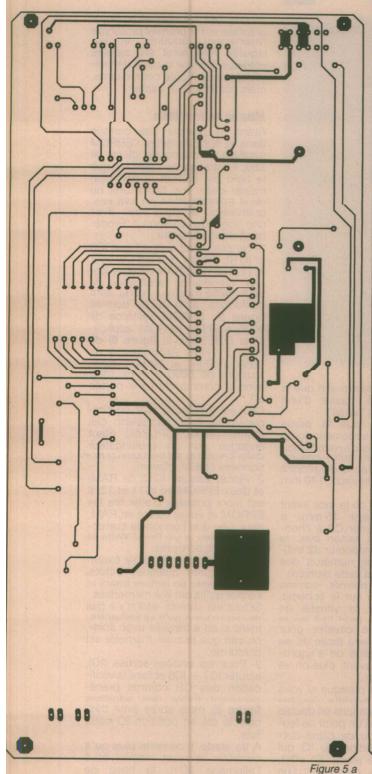Les plus pointilleux ne manqueront pas de tester encore les inverseurs IC4 et 5 de la RS232 ni les commandes de LED, et ils auront raison.




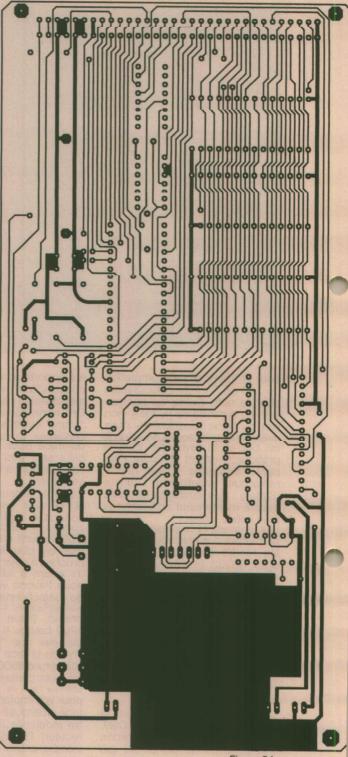

Nota: pour le reset à l'allumage, penser à la formidable réserve de l'alimentation et aux 8 secondes à attendre pour le réactiver! 4- Pour contrôler le Z80 et le 8251, la meilleure méthode consiste à faire une transmission Aller Retour entre ZAC80 et un PC. Pour cela il faut griller

l'FPROM Système qui prendra place en IC11. Mais outre la "mécanique" du soft proprement dit, un mode d'emploi minimum des principes de ZAC80 est nécessaire: les tableaux 1 et 2 (préparés par Alain Capo) détaillent précisément les points stratégiques du système.

Figure 6, o'oot le dump à entrer, et qui contient Testcom en 200 et plus. Comme nous l'avons dit, on fera comme on voudra mais cette méthode n'est pas sans intérêt: par exemple IC12 reste totalement libre.

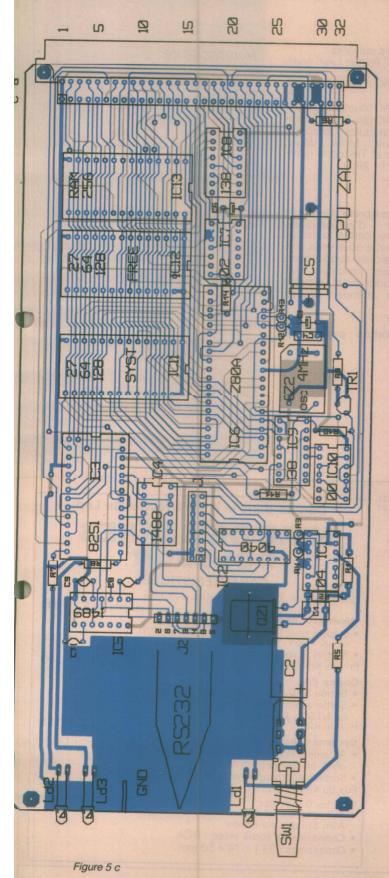

ED 23
FB 23
20 00
ED B0
ED B0
FF FF FF
FF FP
60 03
DF DD
01 FE
DD 66
FF FF
00 CB
FF
00 45 E B B 6 1 D D D 28 E F F F F 6 0 E F F F F F 6 0 E F F F F F 6 0 E F F F F F 6 0 E F F F F F 6 0 E F F F F F 6 0 E F F F F F 



Figure 6

La figure 7 donne l'état de la RAM intorno après initialisation. Les quatre premiers dévoilent l'originalité du pro-grammeur (!) mais s'avèrent utiles pour s'assurer que la RAM est à vider ou au contraire à préserver. On identifiera ce pro-cessus entre 010E et 012D sur les sources du module "INIT", sources que l'on pourra téléchar-

#### Transmission avec un PC

Il v a plusieurs choses à préparer avant de lancer les tests.

1- Bien évidemment relier les deux machines par câble adapté. 2-Sur PC, préparer un fichier que l'on nommera ALPHA.DAT, et qui contiendra "ABC..XYZ", soit l'alphabet complet en majus-cules, suivi d'un retour chariot. 3- Adapter le port série choisi, à la vitesse déterminée par le cavalier sur J1. Par exemple si on opte pour COM1 et 1200, taper: Mode COM1:1200,N,8,1. 4- Affecter un vecteur de saut vers testcom à une touche F10 à F18.

Si vous choisissez F10, il faudra écrire en RAM en 8006: 02 et 8007: 00 (soit 200), à condition que vous ayez comme sur le dump **figure 6**, placé testcom en 200.

5- Test émission (ZAC80 vers PC)

Appuyez sur F10 (clé G2): la LED Ready doit s'allumer.

Appuyez sur start.

Sur le PC, taper COPY COM1 : CON :

Appuyez enfin sur F1 (clé en G1) : lancement de l'émission.

Sur le PC, on doit voir s'afficher l'alphabet en majuscules.

Si on fait F3 sur le PC puis à nouveau F1 sur ZAC80, un second alphabet apparaît sur l'écran.

6- Test réception

Faire un reset. Puis F10, start et

Sur le PC, taper la commande : COPY ALPHA.DAT COM1.

Revenir sur ZAC80, appuyez sur stop et aller lire en RAM (clavier, mem, read), le contenu en A000 et plus: on doit avoir stocké la liste des codes hoxa de l'alpha bet A..Z, soit 41 à 54.

#### Fichiers téléchargeables

Sur le 36-15 ERP, vous pourrez télécharger pour cette réalisation, les fichiers suivants : CPUZAC.LMC (fichier Lavo complet)

CPÚZACS.LMC (fichier Layo réduit)

DUMPSYS.ZAC (dump figure 6) SOURCES.ZAC (en ASCII), comprenant les modules Dumpsys, Dumpram, Init, Moni, Wkey, wstart, 1stop et 1estcom. (environ 8 pages 21 \* 29.7).

#### Conclusion

La machine est prête désormais à accueillir d'innombrables extensions ou cartes d'essais. De temps à autre nous vous proposerons quelques suggestions, mais le mois prochain sera réservé à l'audio, pour un projet que certains attendent depuis 5 ans...

Jean ALARY. En collaboration avec Alain CAPO.

#### Nomenclature

#### Résistances

R1: 33 k $\Omega$ R2: 10 k $\Omega$ R3, R4: 1 k $\Omega$ R5, R7, R8: 330  $\Omega$ R0: 10  $\Omega$ R9 à R14: 4,7 k $\Omega$ 

#### Condensateurs

Condensateurs
C1, C4: 0,1 μF
C2: 220 μF radial
C3, C10: 10 μF radial
C5: 100 μF axial
C6, C7, C8: 220 pF

#### Semiconducteurs

IC1: 74LS04 IC2: 4040 IC3: 8251 IC4: 1488 IO5: 1409 IC6: Z80A IC7: 74LS02 IC8, IC9: 74LS138 IC10: 74LS00

IC10: 74LS00 IC11: 2764 ou 128 Eprom system IC12: 2764 ou 128 Eprom application

IC<sub>13</sub>: RAM KM62256 TR<sub>1</sub>: BC547

#### **Divers**

Ld1 à 3 : led de 3 mm
QZ1 : quartz 4,9152 MHz
QZ2 : oscillateur 4 MHz
J1 : barrette 2 × 8, + 1 cavalier
J2 : DB9 fem.
J3 : 41612 ac Male coudée

SW: Schadow 21, on poucooir | FC Porte carte Europe 3TE TRANSRACK Supports IC, de préférence en barrettes.




43, rue Victor-Hugo 92240 MALAKOFF Métro : Porte de Vanyes

Tél.: 46.57.68.33 Fax: 46.57.27.40
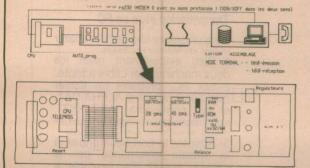
# OUTIL DE DÉVELOPPEMENT LANGAGE MACHINE PROGRAMMATION TÉLÉ-ÉCHANGE AVEC GESTION DE FLUX

AVEC GESTION DE FLUX
ET RELECTURE DES 68705 XX
NOTAMMENT P5 ET U5



REF. : THT EN KIT : 1299 F

Décrite dans le n° 94/février de Led

### MIRE DE BARRES COULEUR

CARACTERISTIQUES

Composée de 3 Modules en Kits divisibles, au prix de F : **638** 

Générateur de sync. :

• Génère tous les signaux de sync. et RVB

(SAA 1101)

Sorties 1 volt/75 Ω

Codeur PAI .

Entrée RVB + Sync. composite (75 Ω)

Sortie vidéo : PAL 1 Vcc/75 Ω

ou NTSC : à préciser

Système d'incrustation :

 A l'aide d'une PROM, génère en blanc des textes, chiff, ou icones.

Sortie vidéo supplémentaire en N&B. 1 Vcc/75 Ω

Prix du Kit: ....

Pour les 3 modules :

Alimentation : 12 V/200 mA

Alim secteur sur option

· Connexion de sortie vidéo : RCA

• Dimensions: 111×74×30 mm

#### **CONDITIONS DE VENTE**


Réclement à la commande • Port PTT et assurance : 30 F forfaitaires • Expédition SNCF : facturéo cuivant port récl - Commande minimum . 100 F (+port) • BP 4 MALAKOFF • Fermé dimanche et lundi - Heures d'ouverture : 9 h-12 h 30/14 h-19 h sauf samedi : 9 h-12 h 30/14 h-17 h 30 • Tous nos prix s'entendent TTC mais port en sus. Expédition rapide. En C.R. majoration : 25 F • CCP Paris 16578.99.

## Une serrure à clef à mémoire

Notre série d'articles sur les cartes à puce connaît un succès dépassant de loin toutes nos prévisions, ce qui prouve bien que le moment est venu de démocratiser largement ces techniques.

La clef à mémoire de SEFEA, citée dans notre étude sur les "circuits intégrés pour cartes à puce", a en particulier suscité un vif intérêt, appelant par conséquent de plus amples développements pratiques.

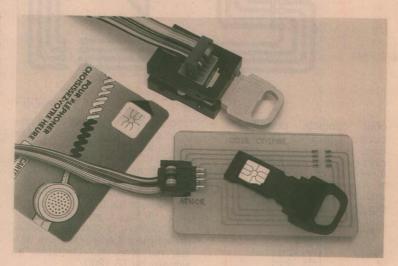Nous allons donc traiter ici de l'adaptation de cette clef et du connecteur correspondant sur notre "serrure électronique" decrite dans le Nº 524 de la revue, et évidemment sur le programmateur correspondant.



#### Rappels sur le produit

Spécialisée dans l'électronique horlogère et la micromécanique, la Société SEFEA d'Annemasse possède les deux compétences nácoccairoe au dévoloppement d'applications originales autour des circuits intégrés présentés en "micromodules" pour cartes à puce

Sa clef mémoire n'est rien d'autre qu'une robuste clef en plastique (ARS), sur laquelle est rapporté un micromodule de carte à puce. Parmi les circuits intégrés disponibles sous cette forme, le plus courant est le TS 1200 de SGS-THOMSON, rencontré notamment dans les télécartes (EPROM série de 256 bits)

Le connecteur correspondant est un solide guide en aluminium anodisé, usiné avec précision et muni d'une "bascule" portecontacts. Ce n'est que tout à fait en fin de course de la clef que les balais "atterrissent" sur le micromodule, puisque le contact de détection de clef se ferme.

L'ensemble est particulièrement résistant et fiable, souvent plus qu'un système à carte électriquement équivalent.

On peut par ailleurs supposer que cette tecnnologie ne devrait pas rentrer dans le champ d'application des brevets sur les cartes à puce, ce qui pourrait constituer un atout fort significatif...

Par rapport à l'utilisation de télécartes de récupération, l'usage de ces cless présente l'avantage que le fusible de protection en écriture des 96 premiers bits (la "zone fabricant") est intact lors de la livraison.

Il en résulte des possibilités de personnalisation encore plus larges!

#### UN ADAPTATEUR POUR PROGRAMMATEUR DE CARTES A PUCE

Electriquement parlant, la clef à TS 1200 est strictement équivalente à une télécarte, à ceci près que le fusible est intact et que la mémoire est pratiquement vide. Rien ne s'appase donc à co quo

l'on utilise les mêmes circuits de programmation et de lecture. moyennant bien sûr une adaptation de connectique.

En ce qui concerne notre lecteurenregistreur pour PC, dont des quantités considérables sont maintenant en service chez nos lecteurs, il est commode d'éviter toute modification en passant par l'intermédiaire d'une "fausse carte" réalisée en circuit imprimé de 8/10 de millimètre.

Le stratifié époxy présensibilisé nécessaire est un produit standard de CIF (Circuit Imprimé Français), la dimension de 100 x 160 mm en simple face (Réf. AAB16) permettant largement de tirer deux cartes conformes au tracé de la figure 1. Bien entendu, le côté cuivre de

ce circuit imprimé correspond au

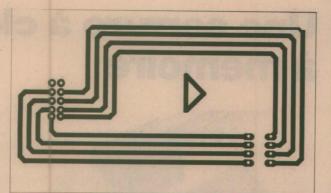


Figure 1

côté "contacts" des cartes à puce, et le sens d'introduction dans le lecteur devra être respecté en conséquence.

Il reste donc à assurer la liaison fil à fil entre les contacts du micromodule de la clef, dont la figure 2 rappelle la numérotation, et ceux de la fausse carte.



Figure 2

Le connecteur de clef SEFEA est livré avec une longueur de câble méplat à dix connecteurs, terminée par une fiche HE10 mâle correspondant aux picots de la bascule porte-contacts.

Il est commode de sertir (avec un petit étau à mors lisses) un second connecteur identique à l'autre extrémité de la nappe. quitto à óquipor la faucco oarto d'une barrette sécable correspondante (à double rangée de picots coudés).

La figure 3 détaille la réalisation de cette "limande", opération qui exige un minimum d'attention pour éviter tout croisement de connexions.

Les détrompeurs des deux connecteurs doivent être orientés du même côté, ce qui garantit leur interconnexion en parallèle. Le HE10 d'origine sera branché sur la connectour SEFEA do tollo

façon que le câble parte à l'opposé du trou d'introduction de la clef (autrement dit vers l'arrière). Le HE10 ajouté, pour sa part, sera affiché sur la barrette à double rangée de picote coudée équipant la fausse carte, détrompeur vers le haut.

De cette façon, on obtient automatiquement la correspondance de la figure 4 entre couleurs des

fils, numéros des contacts, et signaux du TS 1200. Grâce à cette adaptation, le lecteur-enregistreur doit fonctionner avec une clef à TS 1200 (référencée MK 10 chez SEFEA) exactement comme il le ferait avec une télécarte, à ceci près que la lecture d'une clef neuve se traduit par un seul bit à 1 parmi 255 bits à 0 : cela suffit pour empêcher

toute imitation frauduleuse des cartoe tólóphoniquoe!

Les logiciels écrits pour opérer sur les télécartes usagées sont évidemment utilisables avec les clefs SEFEA, mais il nous a semblé opportun de développer une nouvelle version du programme de vérification VERCARTE.BAS (figure 5).

En effet, le contrôle séparé de la "zone fabricant" et de la "zone des unités" n'a plus de sens lorsque le fusible est intact.



Tous les bits identiques entre la clef et le fichier de référence seront affichés sous la forme de tirets, mais les bits erronés apparaîtront sous la forme qui est la leur dans le composant lu.

Figure 4.

Couleur fil	Contact carte	Signal TS 1200 ("tólóoarto")
Marron Rouge }	1	Contact présence carte
Orange	8	F (fusible)
Jaune	4	RAZ (reset)
Vort	7	8 (sortic donnée)
Bleu	3	H (horloge)
Violet	6	Vpp (tension de programmation)
Gris	2	W (écriture)
Blanc	5	GND (masse)
Noir	1aisisd	Vcc (alimentation + 5 V)

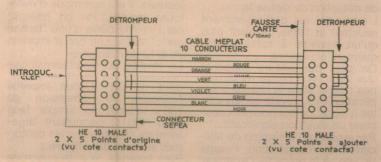


Figure 3

Bien entendu, ce nouveau logiciel peut être utilisé indifféremment sur des clefs ou des cartes, et c'est pourquoi il demande toujours l'insertion d'une carte (vraie Ou fausse I) at non d'une clef

#### Adaptation à la serrure électronique

Identique au précédent sur le plan purement électrique, ce problème est encore plus simple a résoudre.

Souvenons-nous en effet que la serrure décrite dans notre Nº 524 se compose de trois circuits imprimés : un connecteur de carte, un petit automate programmable, et un adaptateur intermé-

Le premier disparaît purement et simplement au profit du connectour OEFEA, le second ne subit aucune modification, et le troisième demande juste un branchement quelque peu différent.

Les dix fils du câble en nappe provenant du connecteur SEFEA seront tout simplement séparés eur quolquoo contimètres el dénudés, puis directement sou-dés sur le circuit adaptateur selon la correspondance indiquée à la figure 6.

Rappelons qu'il est souhaitable que seul le connecteur soit exposé à d'éventuelle malveil lances: son câble, éventuellement prolongé, devra donc rejoindre un endroit sûr dans lequel seront installés l'adaptateur et l'automate.

L'orifice du connecteur de clef étant nettement plue vacto quo celui d'un connecteur de carte, pourra avantageusement l'équiper, en extérieur, d'un volet de protection rappelé par un ressort ou par son propre poids. Cela évitera la pénétration d'eau en cas d'intempéries, et limitera les introductions de corps étrangers auxquelles sont plus ou moins exposées toutes les entrées de serrures.

#### Conclusion

Quelques adaptations fort simples suffisent pour équiper notre serrure à cartes à puce d'un nouveau "sésame" extrêmement original, et parfaitement à sa place dans un trousseau de clefs ordinaire.


Ciâce à nos logicieis, rien n'est plus facile que de recopier dans des clefs, et en plusieurs exemplaires s'il le faut, les cartes précédemment utilisées, puisque les deux supports utilisent le même micromodule.

Par contro, la zone de 90 bils inutilisable en écriture sur les cartes de récupération est disponible sur les clefs : de quoi étendre encore les possibilités du système!

Les clefs à mémoire et les oonnootours correspondants sont disponibles auprès de : SEFEA

15, rue de Valeury 74106 ANNEMASSE Tél.: 50.37.02.99 Fax: 50.37.61.93

**Patrick GUEULLE** 

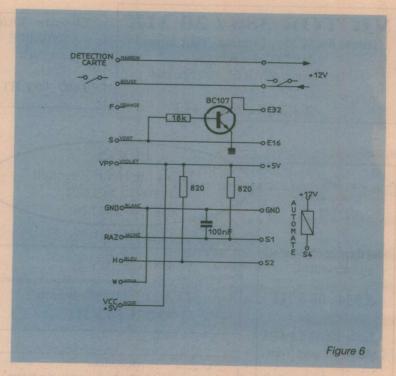



### EVS MICRO INFORMATIQUE

#### **VICTOR 386 / 20 MX**

Disque dur 52 Mo - 1 lecteur - VGA Mono 14" MS DOS 5 + Windows 3 Imprimante STAR LC 200 Couleur

13 215, 60 F HT

Disque Dur **AMOVIBLE** Add Pack 52 Mo 3000,00 FHT

#### DIGIMETRIE

D

E

V

E

L

L

O

P

E M

E

N

T

F

O

R

M

A

T

T

O

N

Les cartes industrielles de laboratoire et de communication

qui transforment votre

en appareil de mesure et de contrôle 244 combinaisons possibles

#### **VICTOR**

Catalogue Gratuit

#### CANON ION PC

I l'archivage informatique de vos photos TVA 22% non récupérable 9 255, 00 F HT

#### Mémoires

EVS

92380 GARCHES

TEL: 47 41 17 29

11 bis rue Henri Régnault

SIMM 1Mox9 80 ns 350,00 F HT SIMM 1Mox8 80 ns 340,00 FHT

EN VRAC

Windows 3 + Souris MICROSOFT

1 300, 00 F HT Dans la limite du stock disponible

L O G I C I E L

S

M

A

T

E

R

I

E

L

Les

Compatibles

Jet d'encre couleur HP

5954,00 FHT

Laser STAR LP4 PS

2Mo RAM avec Toner

9239,00 FHT

Deskwriter C

APPLE

## 3615

## RIDX

1ère BANQUE DE DONNÉES En composants électroniques

- Brochages
- Boîtiers
- Caractéristiques
- Messageries
- Tarifs
- Promotions
- Commandes

Recevez, chez vous, les chaînes de télévision

FRANCAISE




ALLEMAND, AMERICAIN, ANGLAIS, ITALIEN, FRANCOPHONE... ...+ DE 45 CHAINES CHEZ VOUS.

Pour tous renseignements téléphonez au:

78 39 69 69 - FAX 78 30 54 83

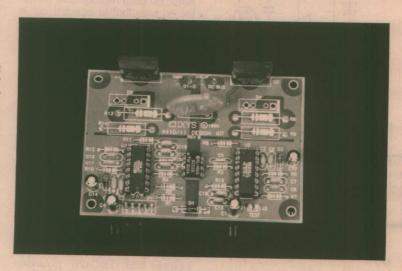
## La protection des drivers CMOS envers le latch-up

Les drivers de MOSFETs en tochnologic CMOS présentent le désagréable défaut de se verrouiller (latch-up en Anglais) sous certaines conditions, tel un thyristor. Lorsque ce défaut apparaît, il entraîne un courtcircuit futul entre les lignes d'alimentation du composant considéré. le présent article vous invite à découvrir les phénomènes mis en jeu ainsi que les moyens pour se protéger face à ce comportement destructif.



#### CONSTITUTION D'UN CIRCUIT CMOS

La fabrication d'un circuit intégré CMOS entraîne la formation parasite de transistors au sein des matériaux. Ces éléments, inhérents à la structure CMOS. sont inévitables. La figure 1 détaille l'intérieur d'un étage de sortie qui témoigne de la pré-sence d'un transistor PNP à l'intérieur de la couche P, et d'un NPN dans la couche N. Les diverses connexions internes conduisent l'ensemble à former un thyristor à quatre couches. La figure 2 représente son circuit équivalent simplifie.

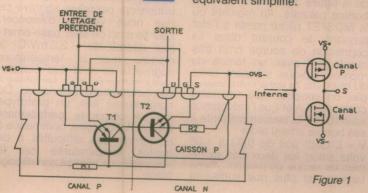

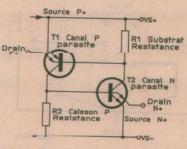


Figure 2

#### MISE EN CONDUCTION DU THYRISTOR

Le verrouillage du composant peut se manifester selon deux conditions et s'amorce lorsque l'un des deux transistors conduit un court instant :

- si la broche DRAIN P + (figure 2) passe momentanément au dessus du rail V<sub>s</sub> +, la jonction du transistor Q1 se trouve polarisée au travers de la résistance R1 et entraîne la conduction de Q1. Un potentiel naît alors aux bornes de R2 et lorsque celui-ci atteint 0,6 volt. Q2 entre en conduction, confortant maintenant Q1 dans sa position précé-

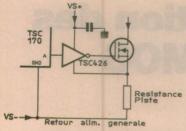


Figure 3 a


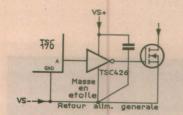


Figure 3 h

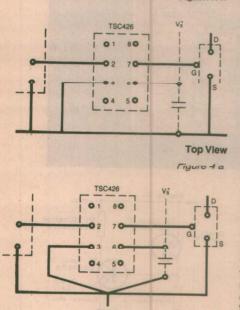

dente : le thyristor est déclenché et court-circuite les lignes d'alimentation. Si aucun élément ne limite l'intensité, ce latch-up détruit le circuit.

**Top View** 

Figure 4 b

RETURN

- le pnenomene se reproduit au cas où la tension d'émetteur de Q2 (DRAIN N +), passe sous la ligne V<sub>s</sub> - (la masse du circuit), impliquant sa mise en conduction immédiate, suivie ensuite de celle de Q1 : le thyristor conduit a nouveau.

Cette jonction émetteur-base du transistor parasite est la diode technologique que l'on trouve également dans le MOSFET de puissance. L'une de ces diodes existe dans chaque structure CMOS pour les deux dispositifs P et N; c'est ainsi que ce composant parasite perturbe le fonc-tionnement de chaque MOSFET constituant le circuit driver, y compris ceux qui interviennent dans l'étage d'entrée. Le fait de déclencher n'importe lequel d'entre eux mène au désastre évoqué ci-dessus.

Dans la plupart des cas, le déclenchement du thyristor fait passer le circuit intégré de vie à trépas. La seule condition évitant ce claquage, consiste à limiter l'intensité circulant dans le composant au moment du latch-up. Ainoi, on pout robloquer le lligits tor en annulant le courant qui le traverse et exploiter à nouveau

#### Une bonne masse prévient le latch-up

Comme le prouve la figure 3a, la forte résistance de masse due au circuit imprimé, peut conduire au verrouillage du driver. En effet, lorsque le TSC170 force sa sortie à zéro, le MOSFET piloté par le TSC426, conduit. Le courant qui traverse alors la résistance du cuivre, développe une tension d'offset qui va élever la tension de référence du driver au-dessus de celle du 170, puisque leurs masses sont disso-ciees. Un se trouve alors avec l'entrée du TSC426 polarisée négativement. Vous le devinez, le verrouillage se produit immédiatement. La figure 4a propose le (mauvais) routage équivalent du circuit électrique précédent. Dans l'article consacre aux drivers de MOSFETs, les constructeurs spécifient la tension maximale que le circuit supporte en dessous du rail de masse (voltage below ground rail, en Anglais). Généralement, cette polarication négative ne excéder 6 volts, comme c'est le cas pour les composants TELE-

Une inductance peut provoquer un comportement similaire. Imaginez que la résistance du cuivre de la figura 3a co traneformo on bobine parasite. Au moment où le MOSFET piloté passe à l'état passant, le courant dans sa connexion de source croît très rapidement avec un temps de montée typique s'étalant entre 30 et 60 ne Si dane notro oxom ple, on suppose que transistor commute 5 A et que l'inductance vaut 10 nH, la tension présente à ses bornes atteint alors

V = L di/dt soit de 0,83 à 1,66 volts selon les deux cas extrêmes de temps de montée Cette tension est plus que suffisante

pour amorcer le thyristor interne. La solution la plus simple, consiste à insérer une résistance de faible valeur, typiquement 100ohms, dans la grille du MOS-FET. On ralentit ainsi ses transitions et la tension d'offset s'affaiblit. Attention cependant à bien tenir compte de l'augmentation de dissipation qui résulte de cette technique.


La figure 3b représente un câblage en étoile (Star ground en Anglais) qui va prévenir le latch-up. Cette fois-ci tous les fils arrivent en un seul point ce qui entraîne la mise a un potentiel unique des diverses masses. La figure 4b illustre cette technique appliquée au tracé du circuit imprimé.


#### Le découplage

Une autre source de latch-up trouve son origine dans le bruit et l'ondulation sur le rail d'alimentation. Bien que le découplage de ce dernier soit parfait, des transitoires de tension naissent aux hornes du circuit drivor. Ces surtensions proviennent des inductances et résistances parasites, développées par les lignes de cuivre qui alimentent le circuit intégré, siège de fortes pointes de courant. Les figures 5a et 5b détaillent ce principe

Ce problème peut être très prononcé lorsque l'interface pilote de larges charges, comme des MOSFETs de puissance. Durant sa commutation, le TSC429 peut absorber plusieurs A du rail V<sub>s</sub> + et causer alors de forts transitoi-res sur ses broches d'alimentation. Lorsque localement ce potentiel s'écroule, la logique de commande, alors alimentée par une tension stable car non sollicitée, force une polarisation positive sur l'entrée du 426 momentariément superieure a sa tension d'alimentation: le thyristor s'amorce. Il faut savoir que cet élément parasite répond très rapidement et une durée du transitoire de quelques nano-secondes suffit à le déclencher.

Lo coefficient de température des transistors parasites aggrave ce que nous venons d'énoncer. Leur tension de seuil base-émetteur décroît de ~ 2,2 mV/C° à mesure que la température augmente et rend ces compooanto nottement plus sensibles à des sollicitations extérieures. De nombreuses fois, un prototype qui se comporte parfaitement bien en laboratoire, commence à rencontrer des difficultés à de hautes températures car le conceptour a nógligó con découplage.

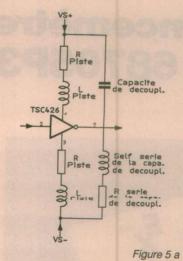

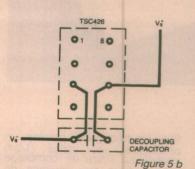

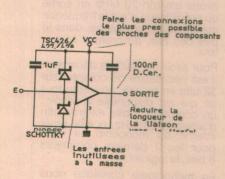


Figure 6 RL 10-15 Ohms WIMA + ceramique MKS-2 ENTREFO O SORTIE TSC426/ 3 427/428 Les entrees inutilisées a la masse

Figure 7

La solution évidente consiste à ecignor lo découplage du bus d'alimentation, de telle sorte que sa tension ne s'écroule pas lors des appels du driver. Une autre solution, moins évidente, se situe dans la réduction du potentiel appliqué à l'entrée du même driver Cependant, dane cortaino cas, cette réduction de la tension de commande peut perturber le fonctionnement d'autres circuits alimentés par le même potentiel. L'immunité au bruit des entrées ayant diminué, le bruit généré par le driver peut causer de nouveaux tracas.

Dans certaines applications, comme en instrumentation, le concepteur coupe l'alimentation de certaines portions du circuit afin de maintenir la consommation à son minimum. Ceci nose des problèmes lorsque la tension d'entrée du composant CMOS, désormais non-alimenté, conserve sa valeur. Dans ce cas, une résistance en série avec le dispositif va limiter le courant injecté, à une valeur inférieure à célle indiquée dans la data-sheet du composant, rubrique "maximum current into pin". Plus tard, lorsque la tension d'alimentation revient, l'action du thyristor est

#### Les diodes de protection

Placer sur les entrées, selon la figure 6, des diodes dites de clamping, représente méthode très efficace de prévention On limite alore lo potentiel de chaque entrée au rail d'alimentation plus la chute de tension dans la diode. Pour cette raison, il est conseillé d'utiliser des composants Shottky qui offrent une tension directe inférieure à celle de la jonction baseémetteur du thyristor parasite à n'importe quelle température. On pourra choisir parmi les constructeurs suivants

Hewlett-Packard: 5082-2303 Motorola: MBR120P

Varo: VSB52 (pont de quatre diodes) Philips/Mullard/Amperex:

BYV10-30

Une BAT54 (double diode) fonctionnera bien pour des applications en montage de surface, avec des composants de faible puissance comme des amplificateurs opérationnels ou convertisseurs analogiquenumérique. Les diodes de signal standard, 1N914 ou 4148, sont fréquemment mises en œuvre pour cette fonction d'écrêtage. Leur jonction presentent egalement une chute de tension inférieure à celle du thyristor parasite et elles conviennent dans la majorité des cas.

Si le courant de fuite de ces composants intervient dans la conception du produit final, on pourra les remplacer par un transistor JFET câblé en diode. Ces transistors presentent des fuites aussi faibles que quelques pico-Ampères et offrent des temps de réponse très courts.

#### Rajouter une résistance en série

Dans certaines applications, on préfère protéger le circuit quoi qu'il arrive, plutôt que d'éviter qu'il ne se verrouille. Dans ce cas, on insère une résistance en série dans la ligne d'alimentation du driver. Si le phénomène de latch-up se manifeste, le courtcircuit est désormais non-destructif pour le composant. La coupure des alimentations bloque alors le thyristor parasite et permet au driver de repartir à nouveau. Il s'agit d'une solution au moindro ooût qui bride ceperidant l'utilisation de l'interface : le condensateur de découplage désormais obligatoire (figure 7), introduit une constante de temps qui limite alors les fréquences de fonctionnement.

#### CONCLUSION

Le latch-up n'est pas une fatalité et le présent article vous propose quelques recettes simples pour vous en prémunir :

- Découpler correctement le circuit driver

- Mettre en place des diodes de clamping en présence de charges inductives

- Câbler également des diodes au cas où le signal d'entrée dépasserait le rail positif ou negatif de l'alimentation

- Utilisez la technique des masses en étoile pour des circuits de forte puissance.

#### **Christophe BASSO**

#### **Bibliographic**

Le phénomène de latch-up dans les convertisseurs CMOS, Electronique Radio-Plans nº 514 Application Note Q25, 28, 30 et 31, TELEDYNE COMPONENTS

# Un fréquencemètre 1,2 GHz à 68705P3



Une application de plus autour du monochip de Motorola; cette fois nous vous proposons un petit fréquencemètre à affichage à cristaux liquides, montant à 1,2 GHz, ultra simple et peu coûteux grâce à l'exploitation du 08705.

#### Synoptique


Avant d'analyser le schéma électrique, voyons le fonctionnement d'un fréquencemetre classique, le synoptique (figure 1) présente la structure. Pour la réaliser, nous avons besoin d'une référence de temps, elle est donnée par un quartz; dans notre cas ce sera celui du monochip. A partir de ootto référence, il faut viéer le signal de porte qui va permettre, pendant une seconde, de compter le nombre de périodes du signal à analyser. Ce signal est dérivé de l'oscillateur à quartz par division afin d'obtenir exactement la cocondo, oo qui nouo donnera une résolution du hertz (en théorie). Nous comptons donc le nombre de périodes du signal pendant cette seconde pour connaître la fréquence.

La fréquence maximale mesurable est déterminée par la fréquence maximale admissible sur le premier compteur, celui-ci est donné pour 20 MHz minimum, on peut espérer un peu plus. Pour les fréquences élevées, un prédiviseur est utilisé (1/64) jusqu'à sa limite de comptage qui se situe aux environs de 1,2 GHz. A cette fréquence, nous avons environ 20 MHz en sortie du prédiviseur, c'est la fréquence maximale de comptage, dans le pire des cas, du premier comp-

Pour avoir dix chiffres décimaux, il est nécessaire de compter sur 32 bits en binaire, on utilise tout ce qui est disponible à savoir : un compteur 8 bits externe afin d'arriver à 20 MHz, puis le timer interne du monochip, et enfin pour les 2 derniers compteurs 8 bits, le logiciel.

En technologie classique nous devrions utiliser trois circuits intégrés par décade, et environ dix circuits pour la chaîne de division du quartz et la circuiterie de fonctionnement, soit un total d'environ quarante circuits!

En utilisant un circuit spécialisé (le 7216 Intersil par exemple), un seul composant est nécessaire, mais con ooût oot plus élevé que l'ensemble des composants du schéma proposé (l'afficheur compris) alors... Il est possible d'effectuer des mesures de périodes avec celui-ci, nous verrons dans le chapitre extensions que cela est aussi possible dans notre version.

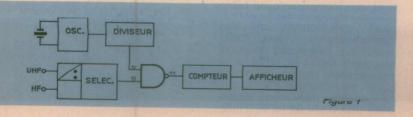

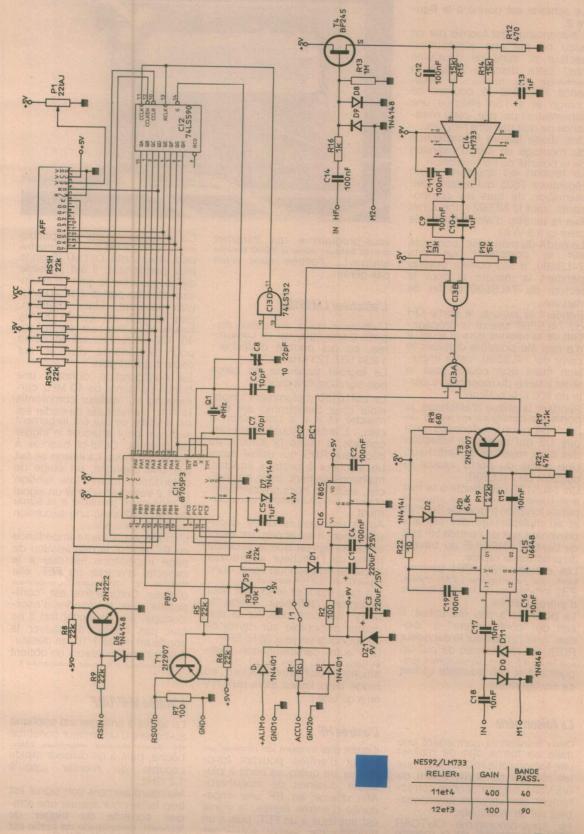


Figure 2

#### LE SCHÉMA ÉLECTRIQUE

Lo cohóma cot donné à la figure 2.

L'alimentation est fournie par un accu ou par une alimentation secteur et dans ce deuxième cas, cette dernière assure la recharge des accus; la résistanco Roh fixo lo oourant de charge et si l'on effectue une alimentation par pile, cette résistance ne doit pas être montée.

Une diode assure la protection du montage en cas d'inversion de la polarité de l'alimentation.

La tension set appliquée à un régulateur 7805 qui assure l'alimentation de tous les composants, sauf le NE592; une zener fixe la tension d'alimentation de celui-ci à 9 Volts.

Le portA du monochip, connecté sur le compteur huit hits 74LS590, a ses buffers ouverts pendant la mesure et pour la lecture du 74LS590 en fin de mesure

Pendant la lecture, la sortie QH du 74LS590 assure la propagation de la retenue vers le timer. Il n'a pas été possible d'utiliser le carry du 74LS590, cette impulsion étant trop courte pour le timer interne du monochip à partir de 800 kHz environ.

Pendant la phase d'affichage, le portA est configuré en sortie de D/ a D4 pour les données ainsi que D3 qui assure la sélection des deux registres de l'afficheur. Une partie du portB assure le contrôle du 74LS590.

Un 74LS132 est affecté à la fois à la mise en forme des signaux par sa ronction trigger de Schmitt et au multiplexage des signaux provenant soit de l'entrée HF soit de l'entrée VHF/UHF au travers du prédiviseur rapide


Les entrées PBO, PB1 permettent de configurer l'afficheur, PB2 indique au monochip le type d'entrée utilisée.

Le portB7 n'a pas été utilisé, il sert de "configurateur" à "diodes" (voir l'article sur le décodeur RDS), les résistances de pull-up sur le portA sont nécessaires uniquement ei l'an couhaito utilioor ce configurateur.
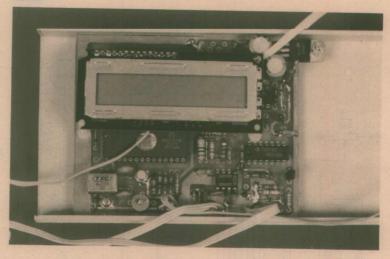
#### La liaison série

Deux transistors permettent une mise en forme afin de réalisor une liaison série RS232. Bien que les niveaux de sortie soient de 0/5 Volts, cela fonctionne correctement aux vitesses envisageables sur ce monochip.

Le sous-programme OUTCAR envoie le résultat de la mesure sur l'afficheur et vers un autre



sous-programme qui transmet cur la liaicon cório à 0600 baudo environ !... l'entrée série n'est pas gérée.

#### L'afficheur LM16155

L'afficheur qui a été utilisé dispood d'une ligne de 10 caractères, ce qui permet d'afficher: 1 234 567,123 kHz.

Le logiciel supprime les zéros non significatifs à gauche.

Le LM16155 (notamment disponible chez Selectronic) est bon marché et il y a une ralson a cela... L'auteur, toujours un peu candide, a utilisé la librairie du décodeur RDS qui utilise aussi un afficheur à cristaux liquides, malheureusement avec ce logiciel, seuls les huits premiers affichoure fonctionnaient currectement...

Après une lecture de la documentation, il est apparu (en lisant entre les lignes) que la seconde partie de l'afficheur se trouvait déclarée en seconde ligne, donc à partir du 40 ème caractòro... Il a fallu modifier le logiciel pour

l'adapter à l'afficheur... Cette "library" est contenue sur la dis-quette disponible sur demande ou sur notre serveur 3615 ERP Une autre caractéristique particulière réside dans le fait que cet afficheur doit être déclaré en mode deux lignes alors qu'il n'y

#### L'entrée HF

en a qu'une!

Il n'oct pao évident de réaliser un circuit d'entrée pouvant fonctionner de quelques hertz à plusieurs dizaines de mégahertz. Afin d'avoir en BF une impédance d'entrée élevée, le signal est appliqué à un FET, puis à un amplificatour conqu autour do l'ampli vidéo NE592

Ce composant est compatible avec le LM733, l'un ou l'autre peut être monté. Le LM733 est le plus performant. Il est possible de programmer le gain en courtcircuitant les pattes 4/11 ou 3/12 (voir tableau). Mais attention, plus le gain est élevé, plus la bando passanto est faible (10, 40, 120 MHz), il en est de même pour l'impédance d'entrée qui chute à grand gain.


La configuration donnant une bande passante de 40 MHz correspond au meilleur compromis (1 /11). L'amplitude de sortie est de 3 Volts, ce qui est largement suffisant pour attaquer le trigger de Schmitt. Celui-ci bascule à 0,8 et 1,6 Volts. La liaison se fait par une capacité, un étage de polarisation fournit une tension de 1,2 Valte afin d'avoir un oignal le plus carré possible à la sortie du 74LS132 avec une excursion minimale de 0,8 V.

L'entrée est à haute impédance en BF, en HF la dégradation de cette impédance est due à la capacité d'entrée du FFT, elle tombe à quelques centaines d'ohms. Cette entrée est "compatible" avec les sondes d'oscilloscope, sur un signal fort il ne faut pas hésiter à essayer la sonde en mode 1/10, en désaturant les amplificateurs on obtient une meilleure bande passante!

#### L'entrée VHF/UHF

Le signal à analyser est appliqué au travers d'un limiteur constitué de deux diodes montees tetebêche, puis à un diviseur rapide capable de monter jusqu'à 1.2 GHz.

Malheureusement son signal est trop faible pour assurer une attaque correcte du trigger de Schmitt, l'amplitude de sortie est d'environ 0,9 Volts C à C.

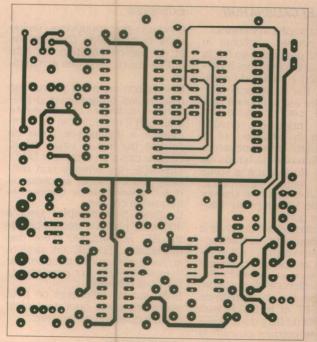

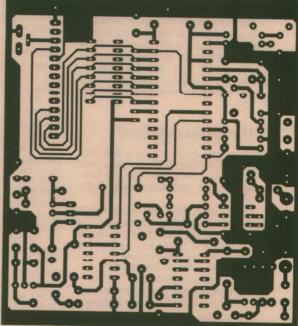


Figure 3 a

Figure 3 b

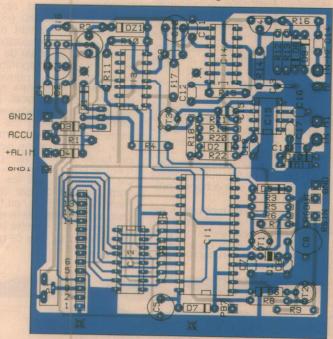


Figure 3 c

Un transistor PNP dont le gain est fixé à deux environ assure l'interface et permet d'avoir à la cortio du triggor un signal carré, meilleure forme pour aller à la limite de comptage du 74LS590. La liaison étant en continu entre la sortie de cet amplificateur et l'entrée de la porte, il est nécessaire d'ajuster correctement la plarication du tranciotor utiliser des résistances à 1 %. La

première solution ayant été choisie, voici la procédure d'ajustage. Il suffit d'enlever la capacité de liaison entre le prediviseur et cet étage, puis d'ajuster les résistances de polarisation du transistor afin d'avoir aux bornes de la résistance de collecteur une tension de 1,2 Volts à  $\pm$  0,1 Volt (mesure au voltmètre électronique). Afin de simplifier le montage des résistances, une

des branches de polarisation est constituée de deux résistances. Aucun potentiomètre n'a été prévu puisque ce réglage doit être fait une fois pour toutes.

La capacité de liaison remise, le prédiviseur oscillant même sans signal (cela cesse dès qu'un signal est présent), la mesure de la tension aux bornes de la résistance de collecteur n'a plus aucune signification.

Une diode dans la branche de polarioation assure la compensation en température du montagge. Le transistor n'étant jamais saturé ou bloqué, il fonctionne en régime linéaire ce qui assure la meilleure bande passante pos-

Le monochip est prévenu du passage sur l'entrée VHF/UHF par le portB2; à partir de cet instant, il multiplie le résultat de la mesure par 64 pour tenir compte du prédiviseur.

#### Utilisation sur un récepteur

Une fois la mesure effectuée, avant sa conversion en décimal pour l'afficheur, on ajoute au résultat une constante K, qui en fréquencemètre est fixée à 0. Si l'on souhaite utiliser ce fréquen-cemètre dans une récepteur, il faudra modifier cette valeur afin de tenir compte de la fréquence intermédiaire. Le fréquencemètre mesurera la fréquence de l'oscillateur local. Si par exemple on reçoit sur 700 kHz, la FI étant de 455 kHz, l'oscillateur local sera à 245 kHz (mode infradyne).

En assignant 455000 (6F158 en Hexadecimal) à K, on obtiendra eur l'affioheur la fréquence reçue. Dans le cas du mode supradyne (Foscillateur supérieure à FI) il suffit d'ajouter le complément à 2 exp 32 soit 4294967296, la retenue étant perdue, cela revient à effectuer une soustraction.

#### Montage des composants

Le cuivre double face a été étudié de manière à être le plus petit possible, une partie des compocanto cot montée sous l'afficheur.

Certaines pattes des supports de circuits intégrés recevant le signal par la face du dessus, ou servant de passage entre les deux faces du cuivre, il est conseillé de commencer par souder ces supports.

Le prédiviseur et l'ampli HF ne doivent pas être mis sur support. Un double inverseur à trois positions stables assure à la fois la mise en marche du fréquencemètre et le choix entre l'entrée HF ou VHF/UHF.

A la mise en place des autres composants, bien vérifier que le cinq volts est présent (pas d'oscillation du régulateur). Si l'on utilise un accu 9 volts du type petite pile plate. l'autonomie sera de 10 minutes, dans le cas contraire il faudra fournir une tension stabilisée de 12 volts.

#### Astuces logicielles

Dans cette réalisation elles sont nombreuses...

Ainsi le timer a posé quelques problèmes... son entrée est reliée à la sortie de QH, de plus elle est active sur le front montant. A la fin de la mesure, si QH est à un, cela signifie que le timer a compte (pas bu !) un coup en trop (et peut-être les autres compteurs logiciels aussi si une retenue-carry a été propagée), une première correction est nécessaire. La seconde correction réside dans le fait que le timer (toujours lui) me compte pas, il décompte... pas grave on corrige...

En ce qui concerne l'ouverture de la porte, c'est le logiciel qui assure à la fois la mesure du temps d'ouverture ainsi que le comptage des 16 bits de poids forts.

Tous les branchements logiciels ont été "calibrés" afin d'avoir le même temps d'exécution, de cette manière, le temps d'ouverture de la porte est toujours égal à 1 seconde.

#### PRÉCISION ET CALIBRATION

Voici un paragraphe important... L'afficheur permet d'afficher le GHz au hertz près mais en fait la précision s'arrête (environ) à partir du quatrième chiffre du nombre affiché. Par construction, le dernier chiffre est toujours à plus ou moins 1, ceci constitue une erreur de "principe", ensuite nous avons la précision et la dérivé du quartz, enfin une erreur due à la différence de temps de propagation du signal à la sortie du circuit entre l'instruction RSET et BCLR or qui engendre une erreur de 10 à 30ns sur l'ouverture de la porte.

Cette réalisation étant destinée à la mesure "courante" de fréquence, la précision de 10<sup>-4</sup> est suffisante. Voici les solutions pouvant être mises en œuvre pour l'améliorer si l'on dispose d'un étalon. Pour compenser la différence entre le BSET et le BCLR (soit 30ns!) il suffit de faire deux BSET (ou BCLR) le premier ouvrant la porte, le second la fermant (modification hardware et software) Malheureusement l'erreur due au quartz étant supérieure à celle-ci, il faut commencer par améliorer la base de temps. On peut utiliser des quartz compensés en température, voire un étalon, et le monochip fonctionnant en mode norloge externe.

Enfin une dernière solution consiste à faire une mesure avec une source précise, noter la différence et par logiciel faire la correction!

(Ne pas oublier que la TEMPÉ-RATURE est un facteur important sur l'obtention d'une bonne précision...).

La précision de ce montage n'est ni supérieure ni inférieure au autres fréquencemètres qui utilisent le même type de base de tempe (à quantz mon compense).

#### Extensions

L'interêt du monochip réside dans la possibilité d'extensions et de personnalisation. La liste qui va suivre n'est pas exhaustive...

Une liaison série est prévue, en utilisant les programmes précédents (chargeur, simulateur d'eprom) il est possible de commander à distance le choix de l'entrée qui fixe la valeur de K. Dans le cas d'un récepteur MULTIBANDE, les entrées non utilisées peuvent servir au choix de K en foricitori de la gamme de fréquence choisie.


Le timer peut compter jusqu'à 400 kHz, pour un fréquencemètre BF, le 74LS590 n'est pas nécessaire. En BF on préfère souvent mesurer la période, par l'entrée timer il est possible de faire ces mesures.

Enfin sur les afficheurs on peut écrire n'importe quoi, tout n'est qu'une question de logiciel...

#### CONCLUSION

Encore une petite application autour du monochip 68705 qui donnera certainement envie de créer sa personnalisation. Cet article apporte aussi de nouvelles fonctions disponibles en source, (affichage, convertisseur 32 bits binaire vers décimal, mesure de fréquence). Il existe souvent plusieurs solutions à un problème et utiliser les composants à leurs limites permet d'obtenir des réalisations simples et de faible coût. C'est certaine-ment le principal but de cet article. Signalons que les logiciels sont disponibles par téchargement (3615 ERP) ou en faisant la demande auprès de la rédaction (envoyer une disquette 360 K formatée avec les frais de port).

X. Fenard

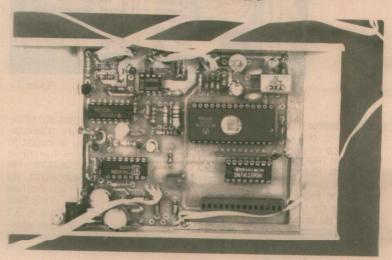

#### Nomenclature

#### Résistances

RS<sub>1</sub>, R<sub>4</sub>, R<sub>5</sub>, R<sub>6</sub>, R<sub>8</sub>, R<sub>9</sub>: 22 kΩ

 $R_1$ : RCH (voir texte)  $R_2$ ,  $R_7$ : 100 k $\Omega$  $R_3$ : 10 k $\Omega$ 

R10, R14, R15: 15 KS2

 $R_{11}$ : 33  $k\Omega$  $R_{12}$ : 470  $\Omega$ 

R<sub>13</sub>: 1 M  $\Omega$ R<sub>16</sub>: 1 k $\Omega$ 

 $R_{17}: 1,2 \text{ k}\Omega$   $R_{10}: 680 \Omega$  $R_{19}: 2,2 \text{ k}\Omega$ 

 $R_{20}$ : 6,8 kΩ  $R_{21}$ : 47 kΩ  $R_{22}$ : 10 Ω

#### Congensateurs

C1, C3: 220 µF/25 V

C2, C4, C9, C11, C12, C14, C15, C19: 100nF C5, C10, C13: 1 µF

C6: 10pF C7: 22pF Co: 10 à 22pF C16, C17, C18: 10nF

#### Circuits intégrés

Cl<sub>1</sub>: 68705P3 Cl<sub>2</sub>: 74LS590 Cl<sub>3</sub>: 74LS132

Cl<sub>4</sub>: LM733 ou NE592 Cl<sub>5</sub>: U664B ou SDA2201

Cl6: 7805

#### Semi-conducteurs

DZ1:9 V

D1, D3, D4: 1N4UU1

D2, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11: 1N4148

T<sub>1</sub>, T<sub>3</sub>: 2N2907 T<sub>2</sub>: 2N2222 T<sub>4</sub>: BF245

#### **Divers**

P1: 22KAJ

Q1: Quartz 4 MHz

1: Commutateur 3 positions stables

2: Embases BNC

1: Afficheur LCD LM16155

FLUKE ET PHILIPS - L'ALLIANCE EN TEST ET MESURE

### FLUKE.



### **PHILIPS**

## Merci d'avoir choisi le ScopeMeter

Le ScopeMeter Philips : vous savez cet instrument révolutionnaire qui associe les fonctions d'un multimetre numerique a celles d'un oscilloscope, le tout dans un boîtier portable.

Vous avez peut-être même déjà rejoint les milliers de clients qui ont commandé et qui font de notre appareil un énorme succès.

Et nous sommes sûrs que le ScopeMeter a récompensé votre attente.

Toutes les fonctions que vous attendiez :

- Oscillo numérique, 2 voies, 50 MHz, 25 Mega-échantillons/sec.
  - Multimètre numérique hautes performances 3000 points
    - Construction robuste et industrielle, faible poids, utilisation facile
      - Afficheur LCD rétroéclairé de grande dimension
        - Sondes détachables de sécurité 10:1 pour mesure jusqu'à 600 Volts RMS.

Pour plus d'informations : Tél. : PARIS 49.42.80.80 PROVINCE n° Vert 05.48.95.80


S.A. PHILIPS INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

Division Science et Industrie - Département Test et Mesure 105, rue de Paris, B.P. 187, 93003 BOBIGNY CEDEX - Télécopie (1) 49-42 81 00

ction européen

PHILIPS



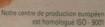



CARTE E/S UNIVERSELLE pour IBM PC/XT et compatibles Cette carte très sophistiquée com-

(bus on bit de pourrier precede ou multiplexeur 8 voies, 1 convertisseur NA 12 bits, 4 ports 8 MHz de 8 bits d'E/S, 3 timers programmables 8 MHz (6 modes + compteur BCD 4 digits ou compteur binaire 16 bits), circuit imprimé double face à trous

113.7985 1100,00 F



MESURE-CONTROLE-REGULATION

TULIPE, etc...113.9425 790,00 F PROGRAMMATEUR DE MC 68705
Permet de recopier le contenu d'une
mémoire 2716 ou 2732 ou 2764 dans
l'EPROM d'un MC 68705 P3
cotter, supports à insertion nulle, acces-113.0930 485,00 F

MINI-CARTE E/S POUR IBM-PC

"SALOMON II" PARTAGEZ VOTRE IMPRIMANTE!

Timprimaria por Jordinaleuro UI ordinaleuro pur Jimprimariaes Ce mortage permet de commandor une imprimante a partir de 2 ordinaleuro Du Indinaleuro pur Jampina de partir de 2 ordinaleuro VII o Indinarea Internativa de Indinarea de Internativa de Jampina de Internativa de Indinarea de Internativa de Indinarea de Internativa de Indinarea de I

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : VOIR PAGE 2 ET PAGE 24.

## TRANSFORMEZ NOTRE DOZUM

- Référence interne 10 V - Adressage par jumper - 16 entrées/sorties TTL

113.9284 1850,00 F 113 9283 1390,00 F Le KIT complet version 25 us 

**DERNIERS EN DATE...** 

INTERFACE I'C POUR P.C.

CONVERTISSEUR A/N-N/A POUR I<sup>2</sup>C

Le kit complet ...... 113.8500 320,00 F Logiciel ESS 1674 (51/4") ...... 113.9873 84,00 F

CONVERTISSEURS RS-232 - A/N POUR P.C.

113.8570 390,00 F

**EMULATEUR DE 8751** 

Le kit complet (sans boîtier) ....... 113.8640 810,00 F Logiciel ESS 6054 (disquette 51/2") + ..... 113.9755 219,00 F Le kit complet



Cette nouveile carté de mesure multionctions permet de mesurer des tensions continues et des tré-quences avec une très grande précision. Le logiciel associé à cette carte convent? votre ordinateur en un voltmètre de luxe, capable de mesurer jusqué à 8 tensions différentes. En faisant appel à 8 autres

Le kit complet avec PAL programmée, supports TULIPE, etc ...

.113.9475 1895,00 F 113 .9479 64.UU F

113 9530 305,00 F

113.9335 449,00 F

113 .9345 168.00 F

UNIVERSELLE POUR MICRO 113.9465 649,00 F

calibres étendus et un grand confo d'utilisation. Le kit complet avec pi

113.9100 555,00 F ontage est destiné aux posses-omplet avec supports TULIPE, 113 9215 **385,00** F

113.9219 130,00 F

POUNQUOI S'EN PRIVER ?

ELECTRONIQUE RADIO-PLANS offre le circuit imprimé à ses

SELECTRONIC vous propose le reste à prix d'ami. INTERFACE MINITEL/P.C. (Décrite dans E.R.P. de janvier 92)
Le kit complet (sans circuit imprimé) ....... 113.8007 85,00 F Seulement !


VENTE PAR CORRESPONDANCE: BP 513 - 59022 LILLE CEDEX

TEL : 20 52 96 52 - FAX : 20 52 12 04



LE NOUVEAU CATALOGUE 1992 DE 74 PAGES VOUS SERA ENVOYE FRANCO SUR DEMANDE EPANCLAIR DIFFUEION B.P. 42 - 22133 133Y-LES MOULINEAUA - 161. : PARIS (1) 45.54.80.01 - Fax : PARIS (1) 45.54.25.68

## Le système MC-711 Pottok

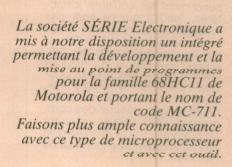



#### Le processeur cible : le 68HC11

Commençons par le début : le 68HC11 de Motorola. Le systeme etant orienté autour de cette famille, il est souhaitable de connaître les cibles possibles de ce microprocesseur. Cette famille se situe à mi-chemin entre le 6805 (bien connu par le P3) et le 6809, qui est le micro 8 bits haut de yannie.

La famille 6805 (le P3) peut s'utiliser pour des applications simples (gestion de commandes panneaux, boutons-), ne demandant pas de calcul arithmétique, de plus le registre X étant seulement our 0 bits, la manipulation de tableaux devient difficile. le 6809, très puissant, est difficilement intégrable en "monochip", ou avec un coût élévé, par contre on dispose de la multipilication et de tout un environnement pour la goetion des tableaux.

Le 68HC11 correspond à un compromis entre ces deux types de processeurs : doté de la multiplication, il pourra être utilisé pour une gestion qualitative d'évènements, et grâce à ses registres d'index IX et IV eur 16 bits, la gestion de tableaux est

facilitée. Il pourra, par exemple dans une maison, mesurer des paramètres (température extérieure, intérieure, humidité...), puis par des formules de modèlisation définir la marche de la chaudière en fonction de l'heure d'arrivée de ces occupants. Ce traitement "qualitatif" est une amelioration du traitement par tout ou rien (commande). Plus récent que le 6809, il dispose d'instructions de manipulation et de sauts sur les bits (BSET, BCLR, BRSET...).

Du fait de ces différences, la compatibilité complète entre ces trois microprocesseurs n'est pas assurée, néanmoins la ressemblance au niveau des registres ainsi que dans les mnémoniques des instructions permet un portage rapide du logiciel d'un processeur d'une famille vers l'autre.

Enfin, pour terminer, ce processeur consomme peu (un HC!), des instructions peuvent le mettre en état de veille, il dispose d'une liaison asynchrone, existe en PLCC... Une foule de versions

existent: EPROM, OTP... Nous arrêtons là cette description pour ne pas transformer est article en catalogue...

#### L'INTÉGRÉ DE DÉVELOPPEMENT POUR LE 68HC11

L'objectif principal est d'obtenir rapidement l'application, on ne programme pas pour le plaisir! La qualité d'un intégré se "mesure" à son aptitude à fournir l'application dans un TEMPS très court, avec une personne "IGNOTUS" (personnage de MI E. AISBERG).

Le système se compose d'une carte de développement, (cuivre double face), d'un câble que l'on doit connecter sur la liaison série RS232 d'un ordinateur de type PC (ou compatible) XT ou AT (qui l'est pas fourni !), d'une disquette et enfin du manuel.

IGNOTUS l'a trouvé clair, en le survolant, avec un index de style Motorola et un texte en français ; bien qu'une description succinte soit faite sur le 68HC11, la préconco du manuel Motorola sur le 68HC11 (même en Anglais) l'aurait comblé, d'autant que l'ensemble est fourni avec un 68HC11 d'expérimentation. Le plan électrique n'est pas fourni, mais on le devine aisément avec le cynoptique. Pour l'inotallation, il suffit de connecter le cordon, coupler la console de développement à une alimentation capable de fournir une tension de 5 Volts 1 A. Le 12 Volts n'est pas obligatoire, il est nécessaire lorsqu'on souhaite programmer le monochip, en fin de développement.

IGNOTUS, toujours trop pressé, n'a pas utilisé le connecteur fourni qui inverse les lignes 2 et 3 (émission-réception) de la liaison série, d'où la destruction du MAX232 qui assuire l'interface RS232. Il a seulement fallu changer ce circuit, sur support comme les autres d'ailleurs, pour que tout rentre dans l'ordre.

Pour être compatible au maximum (XT et AT), le logiciel utilise les points d'entrée du DOS. une realrection de l'imprimante sur la liaison utilisée pour le dialogue avec la carte de développement bloque le programme quand on souhaite communiquer avec celle-ci (redirection mise souvent dans le fichier AUTOEXEC.BAT). Compte-tenu du DOS, tout ceci est normal, l'utilisateur doit savoir gèrer les interfaces d'entrées-sorties, mais ce genre de conseils ne serait pas superflu dans la documentation.

Sur la carte nous trouvons les circuits de fonctionnement, un



68HC11 qui contient le MINI-MONITEUR ainsi que sa RAM sauvegardable, de plus deux autres supports permettent la programmation des 68HC11 en version PLCC 44 ou 68 pattes. Le 68HC11 de développement

Le 68HC11 de développement étant configuré en mémoire extérieure, ses ports ne sont pas utilisables, le 68HC25 de Motorola assure la simulation des PORTS E/S du 68HC11. Par ce circuit, le programmeur ne voit pas la différence avec un 68HC11 autonome. Deux connecteurs assurent la liaison avec la platine application pour la connexion des ports pendant la période de développement.

#### L'éditeur

Pour ne pas perdre de temps et pans lire le manuel, nous mettons en marche le PC.

La disquette, copiable sur disque dur, contient l'éxécutable (OP711) ainsi que le programme du MINI-MONITEUR (en source, et en format Motorola) du système et doe exemples d'applications simples en source.

Áprès le lancement du logiciel, nous nous trouvons sous l'éditeur; sa présentation, avec le menu au-dessus, ressemble au TURBO.

Nous trouvons rapidoment l'accès aux autres parties du système de développement en parcourant les menus qui sont: l'ASSEMBLEUR, le DEBUGGER, let enfin le PROGRAMMATEUR d'HC11. L'intéractivité qui a fait le succès du TIJRRO se poursuit avec la présence de l'aide en ligne. Le manuel devient encore moins nécessaire, IGNOTUS, trop habitué aux commandes directes anglaises (comme F pour find = trouver) a compris le jeu de commandes en français de l'éditeur. On retrouve toutes

ploino pago. Les critiques d'IGNOTUS concernent les couleurs (caractères, fond...) qui ne sont pas modifiables, bien que le choix soit agréable (BLANC BLEU est une marque déposée!). Des "uti-

les commandes d'un éditeur

litaires" permettent de modifier ces couleurs autant qu'il est possible d'empiler le programme, c'est-à-dire de sortir momentanément pour éxécuter des commandes DOS (lancer un autre programme...) puis de revenir là où l'on en était resté (commande ALT F9).

#### L'assembleur

Pour "voir si ça marche" nous avons sauvé, par une copie, l'original d'un exemple, puis en utilisant la copie non modifiée, puis modifiée, IGNOTUS à essayer l'ASSEMBLEUR et le DEBUG-GFR

L'assembleur assemble... puis nous donnent ces conclusions. Il est possible, par les options d'obtenir les temps d'exècution des instructions dans le listing. Si des erreurs ont été commises, comme sous TURBO (une référence dans l'intéractivité), les touches F8/F9 permettent d'afficher la ligne source de l'erreur et une action sur alde, qui contient l'ensemble des mots clés de l'assembleur, permet de trouver l'erreur de syntaxe.

Tout ceci évite le passage alternatif entre le fichier source et le listing.

listing.

Pour lo processeur, les mots clé
correspondent aux mnémoniques du constructeur, des mots
clé "classiques" permettent de
gèrer l'environnement (origine,
tableaux, réservation de place...),
quelques mots clé permettent la
mise en place de otructures de
données plus optimisées.

Enfin pour être complet, l'assembleur crée aussi le fichier de sym-poles qui est utilise par le DEBUGGER symbolique.

Un programme sans erreur d'assemblage n'est pas un pro-gramme qui fonctionne, loin de là. Cette loi qui perturbe au début s'applique à tous les langages, y gations, sans debugger, sont encore plus difficiles qu'en assembleur.

#### Le debugger

On y entre en repassant dans les menus du haut de page, le fait d'avoir un source sous l'éditeur déclenche un assemblage, puis effectue un chargement du code sur la console de développement, et enfin nous rend la main. La concolo do dóvoloppoment est reliée par les connecteurs à la carte application afin d'être dans la situation identique au mode normal (I/O connectées).

Le MINI-MONITEUR qui assure le dialogue entre la carte et le programme utilico uno partio do la mémoire, le programme applicatif ne doit pas perturber la zone réservée au moniteur (les 256 premiers octets de la RAM 32 Ko).

Les erreurs à l'assemblage sont dues à une mauvaise syntaxe, le debugger permet de trouver les AUTRES erreurs qui sont la conséquence d'une "divergence" entre ce que le programmeur veut obtenir par la suite d'instructions qu'il a écrites et ce que le processeur fait réellement.

Après un temps assez long d'apprentissage on colle au CPU, mais comme les facteurs TEMPS et PERSONNE sont importants, le DEBUGGER permet de voir rapidement ses divergences (les siennes! car si le programme ne fonctionne pas, ce n'est pas la





faute du processeur). Le debugger est symbolique, durant la trace (exécution pas à pas du programme) il présente des données avec leurs NOMS plutôt que les adresses (c'est plus parlant de voir INC TEMPERA-TURE que INC 100).

IGNOTUS, qui fait encore des erreurs, a trouvé ce debugger reposant pour ses neurones..., il suffit de tracer; toutefois un programme écrit en forme de boule à nœuds inextricable ne sera pas facile à debugger, ce ne sera pas de la faute du debugger mais

Une fois que le programme fonctionne complètement... il reste à le graver sur le silicium (phase de programmation).

#### Le programmateur

Nous retournons au menu principal (par F10), et validons le menu PROGRAMMATION. L'inverseur situé sur la carte est mis en position P (pour programme), la carte est à nouveau mise sous tension avec le 12 voits present, si ce n'était pas déjà le cas.

Pour éviter toute fausse manœuvre, pouvant être préjudiciable à notre 68HC11 à programmer, IGNOTUS suit le manuel pour la mise en route (pour une fois !). Le menu PROGRAMME ( assez explicite, quelques secondes plus tard nous disposons de notre 68HC11 prêt à l'emploi.

#### Conclusion

Les systèmes de développement de ce type conviennent aux personnes à qui le temps est compté, si la programmation n'est pas une finalité mais un moyen d'arriver rapidement à la conclusion de l'application (clairement défirile de preference); le debugger permet un apprentissage efficace en voyant la différence entre ce qu'on croît faire et ce que fait le processeur, par ce biais c'est un puissant outil pédagogique qui évite les situapersistant. Cet outil, compte-tenu de la puissance disponible, n'est pas limité uniquement à l'apprentissage.

Nous aurions aimé que l'alimentation soit incluse sur la carte et protège contre les inversions de

Quelques conseils supplémentaires seront les bienvenus (dans un fichier A-LIRE sur la disquette par exemple).

On a apprécié l'ergonomie, l'aide en ligne, les commandes en frantion complète du processeur en français aurait donner une belle victoire aux anglophobos

X. FENARD



#### Annexe

Le matériel MC-711:

une carte comportant - un 68HC711-D3

un 68HC25 (2 Porto E/O de 0 bits)

- une mémoire RAM de 32 K octets

- une horloge Temps réel avec batterie de secours

- un support de programmation PI CC de 44 pattes

- un support de programmation PLCC de 52 pattes

- un commutateur Moniteur/Programmateur (switch M-P)

- une ligne série RS232 - deux connecteurs de 40 points chacun

La carte nécessite une alimentation externe de:

+ 5 Volts

+ 12,5 Volts

Le logiciel OPTIMA711: un logiciel intéaré (aenre TURBO) comportant

- un éditeur pleine page

- un assembleur symbolique

- un debugger symbolique - un programmateur d'EPROM et EEPROM

Le logiciel doit être implanté sur un ordinateur PC ou compatible auquel on connecte la carte MC-711 à travers une des lignes série COM1 ou COM2

Avec le système MC-711 on

Développer des programmes (juoqu'à 02 k-octets) pour tout microcontrôleur (44 ou 52 pattes en PLCC) de la famille 68HC11 (68HC11-Xn, 68HC811-Xn ou 68HC711-Xn).

- Tester une autre application à base de 68HC11 (A1, A8, E9, E1, E2, D3,...) on la rolliant à la carte MC-711 à travers les deux connecteurs de 40 points.

- Programmer la EEPROM d'un autre microcontrôleur 68HC11 (A1, A8, E1, E2, E9,...).

- Programmor la EPROM d'un autre microcontrôleur 68HC711 (D3, E9,...).

SÉRIE ÉLECTRONIQUE 56, rue Fondary **75015 PARIS** Tél.: (1) 45.79.55.55

L'ensemble nors allmentation est proposé à moins de 6000 F HT.

# Les data-books sur disquettes

Le data-book "papier" est traditionnellement l'outil documentaire de base de l'électronicien. Avec la prolifération des compatibles PC, une nouvelle forme de recueils de caractéristiques et d'équivalences commence à acquérir ses lettres de noblesse : le catalogue sur disquette. Même si ce n'est pas la pañacee, cette formule présente de multiples avantages, tant pour l'utilisateur que pour le diffuseur d'informations.



#### AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DES DATA-BOOKS

Le data-book classique est à l'évidence un outil documentaire qui a fait ses preuves et qui nous rendra encore longtemps de fiers services.

Il peut accueillir tout ce qu'il est techniquement possible d'imprimer : tableaux, textes, courbes, listings, schémas, photos, tracés de circuits imprimés, etc.

Il peut être consulté de facon autonome, n'importe quand et n'importe où, tandis que rien n'est plus facile que de photocopier les quelques pages dont on a besoin dans l'immédiat.

Par contre, éditer et distribuer des data-books coûte extrêmement cher, alors que les utilisateurs sont très attachés à leur gratuité malgré une fâcheuse tendance à les collectionner sans en avoir toujours vraiment besoin...

Fort pratique lorsqu'il s'agit de concultor la fiche technique détaillée d'un composant dont on connaît la référence, le databook "papier" se prête moins bien aux recherches à partir de caractéristiques ou à la détermination d'équivalences.

Enfin, une benne panoplie de data-books est encombrante, surtout lorsque l'on conserve les éditions périmées.

#### VERS LES DATA-BOOKS SUR DISQUETTES ?

Soyons réalistes: l'équivalent

exact sur disquettes de nos fidèles data-books "papier" n'est pas encore disponible. Il faudra sans doute recourir au CD-ROM pour obtenir un résultat totalement convaincant au niveau des illustrations telles que courbes caractéristiques et schémas d'application.

Si on se limite à des listes de valeurs numériques et à des représentations stylisées des brochages, alors quelques disquettes très ordinaires peuvent facilement héberger tout le catalogue d'une marque: c'est alors plus l'équivalent d'un "shortform" ou d'un "guide de sélection" que d'un véritable "databook", bien que la plupart du temps l'édition sur limprimante d'une fiche technique simplifiée soit possible.


Par contre, l'organisation en "base de données" permet de mettre en œuvre de puissantes fonctions de recherche et de tri : c'est redoulablement efficace pour trouver vite et bien les composants répondant à un cahier des charges même strict, ou pour déterminer des équivalences.

Comme il est infiniment moins coûteux de dupliquer des disquettes que d'imprimer des catalogues et que les frais d'expédition sont également sans commune mesure, la diffusion gratuite même large ne pose pas de problème maieur.


Pas de crainte écologique non





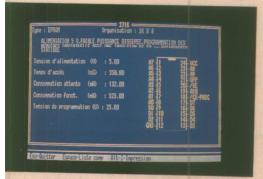



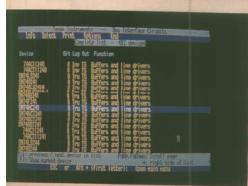

plus : au lieu de gaspiller l'équivalent de plusieurs arbres lors-que l'information est périmée, on récupère tout bonnement les disquettes par simple formatage!

Mais tout comme il existe des recueils de caractéristiques payants, il en va de même pour les bases de données sur dis-quettes. Si on excepte le cas des marques qui ont pris le parti (risqué) de faire payer leur documentation, il s'agit essentiellement de publications indépendantes de toute marque et donc réputées permettre un choix objectif.

Ce n'est qu'à cette condition qu'une base de données payante peut être considérée comme valable, à moins bien sûr qu'elle ne contienne des informations sur des composants absents des disquettes gratuites.

Pour présenter un réel intérêt, les bases de données payantes sont donc condamnées à l'exhaustivité, et à évoluer plus vite que leurs concurrentes gratuites : cela suppose nécessairemont un système de mises à jour périodiques, qui n'exclut d'ailleurs pas une refonte complète de temps à autre.

C'est ainsi que chez CIF, par exemple, FINDER a enfanté FIN-DER PRO (plus de 11100 compocante ot pluo de 30000 équivalences de circuits intégrés), version considérablement étoffée d'un produit de bonne qualité, mais quelque peu limité à ses débuts.

#### Des solutions techniques très diverses

Rien ne ressemble plus à une disquette qu'une autre disquette, et pourtant!

D'une marque à une autre, les bacco do données sur disquettes peuvent mettre en œuvre des mécanismes fort différents.

Le plus courant est le chargement préalable en mémoire vive de toute la base de données. Bien que de très puissantes techniques de compression d'in formations soient généralement employées, les 512 ou 640 koctets des PC de base ne suffisent pas toujours : ainsi, le dernier "MOTOROLA Master Selection Guide" occupe un mégaoctet de mémoire

PHILIPS Composants, pour sa part, a préféré scinder sa base de données (4200 références et près de 9000 équivalences) en deux disquettes dont chacune se contente largement de 512 k: après tout, l'utilisatour sait bion s'il recherche un transistor ou

une diode, et doit tout de même être capable de choisir la bonno disquette...

chargement initial prend nécessairement un certain temps (parfois plusieurs minutes), mais en revanche les recherches sont extrêmement rapides : c'est particulièrement appréciable si on enchaîne plusieurs demandes ou si on doit affiner progressivement la recherche.

Le choix inverse (cas de FINDER, par exemple) consiste à ne charger en mémoire qu'un exécutable assurant le dialogue avec l'utilisateur, et à effectuer les recherches en "balayant" le disque : la mise en route est bien plus rapide, mais par contre la patience est de rigueur pendant les recherches!

Bien entendu, l'installation sur alsque dur permet d'améliorer sensiblement la rapidité des opé-


Ce principe se prête bien à l'exploitation sous forme "résidente": l'exécutable de consultation, relativement court, peut res-ter en memoire même pendant l'utilisation d'un autre programme. On peut donc appeler la base de données à partir de l'application en cours par simple pression d'une combinaison de touches définie à l'avance.

C'est ainsi, par exemple, que la base de données ASHLING (gratuite) peut fournir des renseignements très complets sur les microprocesseurs et mémoires les plus courants, au beau milieu d'une session d'assemblage de code ou de dessin de čircuit imprimé.

Dans tous les cas une réflexion s'impose donc, avant de se procurer une base de données sur disquettes, sur l'importance de la configuration nécessaire: memoire disponible, disque dur facultatif ou indispensable, standard des lecteurs de disquettes. D'une façon générale, il est préférable de recevoir plusieurs disquettes de 360 k-octets qu'une seule de 1,2 ou 1,4 M-octets : le transfert est facile dans un sens, mais délicat ou même impossible dans l'autre!

Bien des bases de données très spécialisées tiennent d'ailleurs à l'aise sur un disque de 360 k: TIBIC, le répertoire des circuits de bus de TEXAS Instruments, ou le catalogue des circuits intégrés linéaires de BURR-BROWN. par exemple.

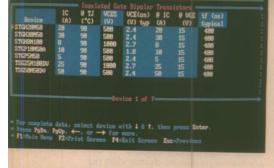Des produits similaires sont également offerts par des marques comme SGS-THOMSON ou ANALOG DEVICES (qui regroupe aussi PMI et SSM).





Bien souvent, tout le catalogue se fait en anglais (la langue habituelle des data-books, même d'origina françaico I) maio do plus en plus de bases de données sont maintenant multilingues: il est possible de choisir, dès l'affichage de l'écran d'accueil, la langue dans laquelle se fera la consultation.

Et souvent, le choix est vaste! Cela n'augmente pas beaucoup l'oncombrement disque mémoire, et peut constituer un "plus" non négligeable par rapport aux documentations "papier" qu'il n'est pas facile de rédi-ger dans plusieurs langues.

La plupart des bases de données eur dioquottoo oc révèlent fuit tolérantes quant aux caractéristiques du matériel "hôte", écran et imprimante notamment.

Il faut dire que pratiquement tout se passe en mode "texte", particulièrement bien supporté.

#### Comment se procurer les disquettes ?

Les bases de données payantes sont diffusées par le canal commercial classique, ce qui sup-pose que leur ealteur tasse connaître son produit par voie de publicité. La vente peut se faire soit par correspondance, soit par l'intermédiaire d'un réseau de revendeurs comme

celui de CIF (pour FINDER).
Dien entendu, la cuple de ces
logiciels est strictement prohibée, et des protections sont d'ailleurs généralement prévues. Les bases de données gratuites, pour leur part, sont diffusées un peu comme les data-books "pa-

pier", c'est-à-dire essentiellement aux professionnels qui en ront la demande auprès de leur distributeur habituel ou des services commerciaux de la marque concernée.

Souvent, le simple retour d'une carte réponse permet de se faire inscrire sur une liste de diffusion régulière des mises a jour, et dans certains cas cette inscription se fait même d'office!

La plupart du temps, la copie de ces disquettes est autorisée, voire même encouragée, ce qui entraîne un effet de "boule de noigo" qui no pout être que bénéfique pour la marque.

Il faut dire qu'il est infiniment plus aisé de copier une disquette que de photocopier un épais data-book...

L'inconvénient est que l'on se procure souvent de cotte façon des bases de données assez anciennes, et donc plus très à

Les revendeurs de composants ont sans nul doute un rôle à jouer dans ce processus : particulièrement hien placée recevoir régulièrement les disquettes originales, ils peuvent fidéliser à peu de frais leur clientèle en lui proposant d'en faire des copies.

**Patrick GUEULLE** 


TÉLEX 310 721


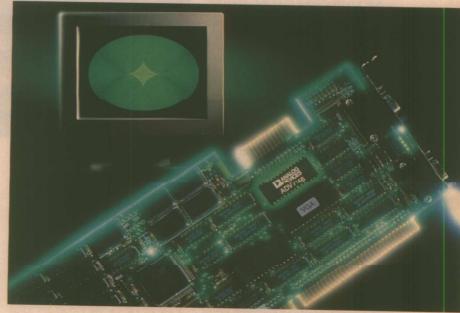
## L'anti-aliasing à la portée des cartes graphiques VGA

Il n'est nul besoin d'être spécialiste pour pouvoir différencier un affichage en basse résolution d'une reproduction en haute résolution Tout utilisateur de microordinateur a pu un jour constuter de visu les imperfections des graphiques générés à partir d'un micro-ordinateur et reproduits sur un écran. Ces imperfections visuelles dépendent en grande partte de la qualité du moniteur utilisé, et elles sont d'autant plus perceptibles que la résolution du moniteur est réduite. La demande sans cesse croissante des besoins en CAU, PAU, DAO et Multimédia ont amené les constructeurs de systèmes informatiques à définir des

normes et imposer des standards. On a pu ainsi voir au fil des années, evoluer les standards de cartes graphiques : MDA, CGA, EGA, MCGA, VGA....



Voici un rappel des standards graphiques utilisés... MDA: Monochrome display

adapter (1981).

Mode texte

720 x 350 pixels. CGA: Color graphics adapter (1981). Codage sur 4 bits.

Mode graphique : 320 x 200 en 4 couleurs parmi

16 (24) ou

640 x 200 en 2 couleurs parmi 16 (24).

EGA: Enhanced graphics adap-

Comme son nom l'indique, le mode EGA est une version améliorée du mode CGA.

Mode graphique : 640 x 200 en 16 couleurs parmi

VGA: Vidéo graphics array. d'affichage : le mode basse définition 320 x 200 en 256 couleurs (nuances) et le mode haute définition 640 x 480 en 16 couleurs (appelé aussi mode étendu).

A noter, par ailleurs que les cartoo graphiques modernes official plusieurs modes de résolution

(modoc propriótairos), allant du mode: 640 x 480, 800 x 600, à la haute résolution 1024 x 768 en 16 couleurs, cette dernière nécessitant tout de même un moniteur analogique pouvant se synchroniser en mode multi-fréquelquefois appelé "Super VGA". S'il est vrai que les prix des cartes graphiques tendent à diminuer, il n'en va pas de même pour les moniteurs "Haute définition" ou "Haute résolution" dont se situent aujourd'hui entre 15 KF et 30 KF.

#### L'AFFICHAGE GRAPHIQUE

Un affichage graphique est constitué d'un ensemble d'éléments individuels appelés pixels, que l'œil integre de façon à former une image complète.

Avant de poursuivre, arrêtonsnous quelques instants sur la définition du terme "Pixel". L'erreur souvent commise est d'associer le pixel à un point, alors qu'il s'agit en fait de la surface élémentaire adressable. Ce plus

petit élément de surface pouvant être constitué de plusieurs points. (Plus cet element de surface, appelé également "Pitch" au niveau du tybe est petit, meilleure sera la résolution du moniteur et plus fin sera l'affichage).

Le fait de pouvoir faire varier l'intensité de chaque pixel adressé, est interprété par l'œll comme un dégradé de gris, allant du noir (pixel éteint : intensité minimale), au blanc (pixel allumé, intensité

maximale).

Sur un moniteur couleur, chaque pixel est constitué par la juxtapooition de 0 phosphores primaires R-V-B; en faisant varier les intensités de chaque phosphore on obtient une palette de nuances colorées. Pour produire une image sur le moniteur, les canons électroniques, associés aux systòmos do cynohronication voiticale et horizontale, balayent l'écran de gauche à droite et de haut en bas de manière répétitive. Ensuite c'est grâce à la rémanence du tube d'une part, et à la persistance rétinienne d'autre part que l'image ainsi formée nous paraît stable.

Dans le processus d'affichage d'image, l'information pixel est utilisé pour contrôler les intensités de chaque faisceau d'électrons. De fait, il est important de bien synchroniser l'information pixel et la position du faisceau.

L'intensité de chaque pixel est défini par le programme qui gère l'image, l'interface système entre le programme et l'écran consiste en une banque de mémoire appelée mémoire d'image suivi qu' convertisseur numérique-analogique, qui traduit la valeur du signal numérique en signal analogique appliqué au tube cathodique (Triple CNA pour un tube couleur R-V-B).

Sur un système monochrome doté de 1 bit/pixel, un convertisseur numérique-analogique 1 bit pourrait faire office de commutateur électronique, puisque la valeur à traduire est limité à "1": ON ou "0": OFF. Un tel système, on le comprend aisément, ne permet d'obtonir que du "Noir" ou "Blanc".

En dotant notre système d'une mémoire capable de gérer 8 bits/pixel, nous serons capable d'obtenir 28 = 256 niveaux de gris.

Sur un système couleur, la mémoire doit être alleuée à chacune des trois couleurs primaires (R-V-B). La mémoire dédiée à chaque pixel, est divisée en groupements logiques appelés "Plans" et chaque plan mémoire contient les différentes informations de dégradée couleur et d'intensité.



Afin d'illustrer le paragraphe précédent, imaginons un dispositif coulour dont chaque pixel est codé sur 2 bits, **figure 1**.

Rouge: 2 bits, 2<sup>2</sup> = 4 niveaux

d'intensité.

Vert : 2 bits,  $2^2 = 4$  niveaux d'intensité.

Bleu: 2 bits, 2<sup>2</sup> = 4 niveaux

L'association du Rouge, Vert et Bleu (Combinaison), nous permettent d'obtenir :

2 <sup>2</sup> x 2<sup>2</sup> x 2<sup>2</sup> = 64 Couleurs (plus exactement 64 Nuances colorées).

En conséquence, pour un eyetème 6 bits (2 + 2 + 2), 6 plans mémoires sont nécessaires afin de disposer de 64 couleurs.

De même, lorsque chaque couleur primaire est codée sur 8 bits, (8 + 8 + 8) = 24 bits/pixel, le nombre de couleurs (ou nuances) que l'on peut potentiellement afficher s'élève à :

28 x 28 x 28 = 256 x 256 x 256 = 16 777 216 couleurs.

Il peut sembler inutile d'avoir à afficher toutes ces nuances en meme temps, puisque de toute manière, l'écran ne pourra pas reproduire avec fidélité tout le spectre et l'œil aura vraisemblablement du mal à distinguer autant de nuances. Ce qu'il faut retenir dans le cas des 16 millions de couleurs, c'est que la totalité du spectre couleur est, dans ce cas subdivisé en plusieurs couleurs, et que la différence perçue (visible) est très faible. Par conséquent, des images réalistes, proches de la qualité photographique peuvent reproduits sur moniteur. En fait ce qui compte, c'est la possibilité de disposer d'une palette suffisamment étendue pour minimi-ser les "trous" (niveaux de gris manquants sur des transitions coloráce finoe). Dono, pluo la palette de couleurs adressable est étendue, moins il y aura de "trous" dans l'image à reprodui-

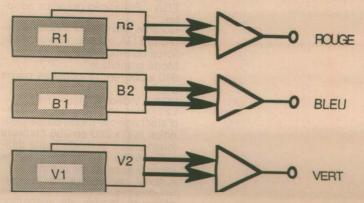


Figure 1

Pour s'en convaincre, il suffit de raisonner sur l'exemple suivant : Soit un système ne comportant que 8 couleurs. Comment un tel système pourrait-il reproduire une image élaborée à partir d'une palette de 256 voire 262144 couleurs ?

Il y aura forcément des "trous" (couleurs manquantes lors de la reproduction).

#### Palette couleur (Lookup Table)

La flexibilité offerte par l'utilisa-tion des "Plans mémoire" décrits dans le chapitre précédent peut être augmentée par une palette couleur programmable.

Sur la quasi totalité des convertisseurs numériques-analogiques (RAMDACS) utilisés dans les cartes graphiques de type vGA, cette palette est généralement de 256 couleurs, mais ce nombre peut être augmenté selon les applications et la taille mémoire allouée.

Au lieu d'utiliser la sortie des 8 bits/pixel (Plans mémoires) pour créer directement les 256 couleurs, on préfère une approche qui consiste à indexer les bits de

chaque pixel.

Les 8 bits/pixel de notre exemple servent dans ce cas à adresser chacun des 256 emplacements mómoiro de la palette. Le mot (ou information) mémorisé à cet emplacement est alors utilisé pour générer la couleur appropriée pour le CNA. En effet, le logiciel gère une palette de 256 couleurs qui peuvent être modifiére complètement à tout instant, en chargeant la palette avec de nouvelles informations.

Le nombre de bits utilisés pour codor chaquo pixol, à la constitution de la palette des 256 couleurs, fixe la finesse avec laquelle l'intensité du pixel a été subdivisée. En d'autre terme, cette finesse est appelée également résolution.

(Plus la résolution est grande, plus le dégradé est fin : nombre niveaux de gris important).


L'utilisation de la palette couleur autorise une manipulation intéractive de l'image, sans avoir à réécrire les valeurs de chaque pixel continuellement, cela permet des gains de temps qui deviennent significatifs pour des applications de création graphi-

Un autre avantage, et non des moindres, est que la palette peut être utilisée commo tablo por mettant d'implémenter une correction de linéarité telle que la correction de Gamma. L'inévitable erreur de non-linéarité du tube cathodique : F (intensité du faisceau appliqué) en fonction de l'amplitude du signal délivré par le convertisseur numérique-analogique (CNA) est également appelée erreur de Gamma.

Note: les RAMDACS utilisés dans les cartes graphiques contiennent une palette de 256 (RAM) et 3 convertisseurs N/A (DACS) R-V-B. la résolution d'une image affi-chée sur un ecran ne peut par conséquent pas être infinie.

Autrement dit, une image graphique est constituée de la juxtaposition de surfaces élémentaires (pixels) allumées ou éteintes. Le principe utilisé pour "allumer" ou pao le pixel étant arbitraire. La règle la plus fréquemment utilisée est celle qui consiste à déterminer le ratio "surface à afficher" par rappport à la "surface élémentaire affichable". Si ce ratio est > 50 %, le pixel est allumé, einan il oet ótoint.

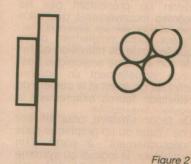La figure 2 présente quelques exemples de surfaces élémentaires où chaque portion rectangulaire ou ronde représente un pixel. Imaginons que l'on désire afficher le bloc de couleur C # 1 Sur un fond de couleur C # 2. Si on considère les lignes A, B, C, en appliquant la règle énoncée



#### PIXELS, RÉSOLUTION ET... ANTIALIASING

Etant donné que la surface du pixel n'est pas infiniment petite,

## LES DSO DE LA SERIE 400 : PERFORMANTS, LEGERS, AUTONOMES ! Alimentation secteur et batterie pour utilisation sur site

ou embarquée

Fréquence d'échantillonnage : 100 Méch/s et 200 Méch/s\*

Curseurs pour mesures de temps, de tension, etc.

Configuration automatique

Détection crêtes

Moyennage

Interfaces RS 423 et IEEE (SCPI)

Traceur couleur intégré : UNIQUE SUR LE MARCHE

Persistance variable et gabarit de test\*

Bande passante : 20 MHz - 50 MHz et 100 MHz\*

A PARTIR DE 16.950 FHT

\* selon modèle

Les DSO de la série 400

Les multimètres des années 90.

GOULD, L'INNOVATION

Electronique

Tel.: (1) 69.34.10.67

précédemment on obtiendrait la figure 3. On voit donc apparaître des zones d'incertitude qui constituent les "marches d'escaliers", le résultat de ces effets est appelé "Aliasing" ou "Jaggies".

Différentes techniques existent afin de remédier à ces imperfections visuelles ces procédés portent le nom d'Antialiasing ou Lissage.

Des études ont montré qu'à partir des résolutions de 500 x 500 et au-delà, l'œil humain peut substituer une résolution spatiale par une résolution couleur Autrement dit on peut améliorer la résolution apparente d'une image simplement en améliorant sa définition couleur. Pour illustrer cette théorie on prendra

l'exemple de la télévision.
Un moniteur de T.V. possède un balayage horizontal identique au moniteur VGA. Mais malgré sa faible résolution, les images reproduites sur un poste de télévision ne présentent pas les mêmes inconvénients que ceux rencontrés sur un écran d'ordinateur. Ceci simplement parce que le poste de télévision du fait de son système analogique possède virtuellement un nombre infini de couleurs et la caméra de télévision fournit exactement la couleur appropriée.

De façen similaire, pour affictier une image ou un graphique sans "décrochement" à partir d'un ordinateur, le logiciel ou système utilisé doit être capable de fournir les "bonnes couleurs" aux pixels adjacents, et, c'est précisément ca que fait le "CEC" en calculant les cœfficients de mélanges

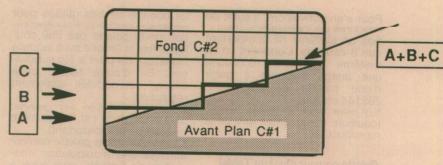


Figure 3

appelés également "Mix" dans les paragraphes qui vont suivre. Avec la commercialisation de la nouvelle génération de "RAM-DACS" par Analog Devices (ADV7141, ADV7146 et ADV7148), il semblait intéressant de décrire le principe utilisé par ces convertisseurs vidéo afin de s'affranchir de ces "marches d'escaliers", appelées aussi "Jags ou Edges" dans la littérature Anglo-saxonne.

#### L'antialiasing...

Ce procédé connu de tous les spécialistes du graphique consiste à lisser les transitions sur une image graphique, afin d'en améliorer son aspect visuel à l'affichage. Il serait tentant de faire un parallèle en imaginant un instant pouvoir transposer technique des polices "Postscript" utilisée sur les imprimantes laser, à l'affichage graphique! La comparaison s'arrête là, car il ne s'agit ici que d'une hypothèse, le Postscript ne s'ap-pliquant qu'aux polices de caracLe principe de l'antialiasing, quoique relativement simple à comprendre, n'est pas d'une implémentation aisée.

Plusieurs techniques existent pour réaliser l'Antialiasing : totalement logicielles (Software) ou gérées par des processeurs spécifiques (Hardware) ou mixtes.

Plus facile, l'implémentation logicielle est de loin la plus répandue, utilisée notamment par les fabricants de stations de travail. Le principal inconvénient de cette technique est... sa relative lenteur.


L'implémentation Hardware serait la solution idéale... mais les circuits spécialisés font défaut et la réalisation complète en composants discrets est quelque peu dissuasive.

La collaboration entre Edsun Labs (\*) (Société de Génie Logicielle) et Analog Devices (Fabricant de Semi-conducteurs) a permie de mettre au polint une nouvelle génération de convertisseurs vidéo appelés "CEG-DSP RAMDACS" (Continuous Edge Graphics ® RAMDACS).

(\*) Analog Devices a opéré le rachat de la Société Edsun Labs
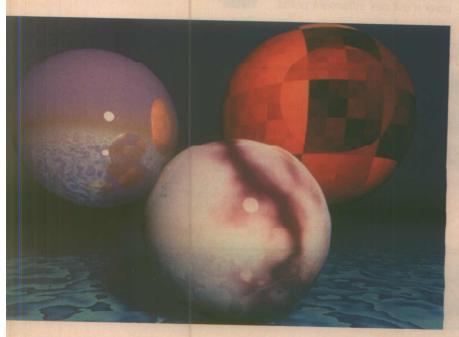
## CONTINOUS EDGE GRAPHICS (CEG)

Le CEG est une technique breve tée, utilisant le principe d'interpolation destiné à apporter au standard VGA, une résolution similaire à celle obtenue sur des stations de travail et ce, à partir d'un moniteur VGA standard. Le schéma bloc d'un CFG-DSP HAMDAC est présenté en annexe. Deux blocs le différencient d'une palette normale, le "CEG-Control Logic" et le "CEG-Control Data". A noter également la disparition des registres d'overlays, utilisés principalement pour la gestion de curseurs.



Les similitudes des blocs fonctionnels, permettent d'assurer une compatibilité ascendante des systèmes graphiques. En effet, dans le cas du remplacement pur et simple du composant RAMDAC par un CEGRAMDAC, ce dernier se comporte exactement comme un circuit classique, tant que le mode CEG n'est pas activé.

L'activation du mode CEG se fait de manière logicielle, par l'écriture d'une séquence d'instruc-

tions via le port MPU.

Une fois activé, un réarrangement s'opère au sein de la palette. On ne dispose, non plus de 256 couleurs (0 à 255), mais de 224 couleurs (0 à 223) + 32 "Mixes" ou Niveaux de gris (Dans le cas d'une programmation en mode Advanced 8 bits).

La palette ainsi organisée permet de disposer d'un nombre beaucoup plus important de nuances colorées, utilisées pour la fonc-

tion de lissage.

En effet, pour deux couleurs prises dans la palette des 224 couleurs, C # 1 ot C # 2, on aura la possibilité de leur associer 32 niveaux de gris (dégradés).

Un calcul de combinaison permet d'arriver à la valeur annoncée précédemment de 792000 Nuances, affichables instantané-

ment

L'algorithme CEG permet de calculer avec précision les transitions colorées nécessaires à rajouter entre la couleur # 1 et la couleur # 2, pour obtenir le lissage désiré. Cet algorithme tient compte des valeurs de pixele adjacents. Le résultat, sur un moniteur VGA standard se traduit par une augmentation apparente de la résolution de 1600 x 1280 pixels associés à 792000 nuances colorées disponibles. Par conséquent, un moniteur standard est capable à l'aide de ce procédé, d'afficher avec une résolution visuelle apparente correspondant à 1/32 de pixel.

#### Le CEG en détail...

Nous allons dans ce paragraphe tenter d'expliquer le fonctionnement du CEG au travers d'un exemple (figure 4).

L'algorithme permettant de calculer la valeur du "MIX CEG" est relativement simple:

Couleur =

[Couleur A x (1 - Mix %] + [Couleur B x Mix %]

Couleur A: Avant Plan
Couleur B: Arrière Plan
Mix: Cofficient de modulation
d'intensité (mixage).

Exemple: Dans le cas où la valeur du Mix est de 20 % (0,2) alors la formule exprimée ci-dessus devient:

Couleur = [Couleur A x 0,8] + [Couleur B x 0,2]

Dans cet exemple nous considérons que la méthode utilisee est "l'Advanced 8 bits" ayant 32 niveaux de "Mixes", dans ce cas les incréments sont de 1/32 = 3 % (0...31) et l'expression devient :

Couleur = [(Coulour A × (01 Mix 76)] + [(Couleur B x Mix )] / 31

Compte tenu de la troncature générée par l'opération intégrale (opération mathématique équivalente) un facteur 1/2 devra être ajouté à la somme de façon à arrondir l'erreur à 1/2 = 10/31. D'où l'expression finale:

Couleur Mix = [(Couleur A x (31 - Mix)) + (Couleur B x Mix) + 16] / 31

montré qu'en utilisant 8 ou 16 incréments de mixage, on produisait des images lissées de bonne qualité. Le CEG offre plusieurs possibilités d'encodage. Les différentes variantes dépendent occentiellement du choix du nombre de Mix et du nombre de couleurs dans la palette. La méthode dite avancée (Advanced 8 bits) permet l'utilisation de 32 cœfficients et une palette de 256 ou plus exactement 224 couleurs

La méthode élémentaire baptisée "Basic 8 bits" offre quant à elle 8 cœfficients de Mixage (incrément de 12 %) et une palette de 16 couleurs. Nous allons utiliser cette méthode dans l'exemple qui suit afin de comprendre son mécanisme de fonctionne-

ment.

## Méthode d'encodage avec la méthode BASIC 6 bits

Suivant la logique d'un balayage de gauche à droite, dès que l'on rencontre une transition majeure (0 - 1), l'une des couleurs (celle de gauche) est déjà connue.

La méthode "Dasic o" consiste a encoder l'information couleur pixel adjacent ainsi que le cœfficient "Mix" sur 8 bits par pixel. Le pixel peut être logiquement

divisé en 2 parties :

- Une partie du pixel associée à une soulour priso dans la palette (celle qui s'en rapproche le plus) - l'autre partie du pixel pouvant contenir l'information ou ma valeur du "Mix" nécessaire au processeur DSP intégré dans le convertisseur numérique analogique RAMDAC.

On peut envisager plusieurs façons d'utiliser les 8 bits par pixel, selon les combinaisons Couleurs/"Mix" souhaitées. On peut par exemple envisager l'utilisation d'une palette de 32 couleurs et 8 coefficiente "Mix", ou encore 16 couleurs et 16 "Mix" ou autres variantes. La plupart des systèmes VGA n'utilisant que 16 couleurs simultanément, nous allons dans l'exemple qui suit opter pour une palette de 16 couleurs et 8 coefficients "Mix" Le système CEG utilise 2 registres couleurs distincts pour opérer le mixage. Une manière élégante consiste à laisser au logiciel ou driver le soin de choisir le registre à utiliser (commutation logicielle). Dans notre exemple le tormat d'encodage du pixel sur 8 bits sera formaté suivant la figure 5:

7 6 5 4 3 2 1 0

Couleurs

Bit 0 - 3 : Couleurs 2<sup>4</sup> = 16 combinaisons Bit 4 : Contrôle du registre CEG couleur 0 : Registre A ; 1 : Registre B Bit 5 - 7 : Cæfficient "Mix" 2<sup>3</sup> - 8 "Mix"

Reg

Cœff Mix

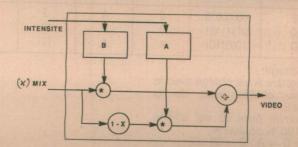


Figure 4

Dans le cas d'une image à afficher, chaque pixel de la Bitmap

- Une couleur (l'une des 16, prise dans la palette bits 0 - 3)

- La valeur du bit 4 correspondant au registre sélectionné

- La valeur du "Mix" indiquant le ratio ou pourcentage de saturation de la couleur A par rapport à B.

Le tableau ci-dessous indique les ratios correspondants à chaque valeur du "Mix", dans l'exemple choisi :

Valeur du MIX	Ratio A : B
0	31: 0
US 275420000	27:4
2	22: 9
3	18:13
4	13:18
5	9:22
6	4:27
7	0:31

On peut obtenir plus de flexibilité en utilisant le bit 4 (Registre opé-ration) pour adresser la palette couleur. On dispose de cette manière manière d'une palette de 16 + 16 = 32 couleurs divisée en 2 parties (adressage indexé à la sélection du registre). Quand le bit 4 = 0 (Registre A sélectionné), la première partie de la palette est adressée (0 - 15 couleurs), lorsque le bit 4 = 1 (Registre B), la seconde partie de la palette est adressée (16 à 31). Dans le cas où cette possibilité n'est pas exploitée par le logiciel, los doux parties réservées de la palette peuvent contenir les mêmes informations.

Illustration par l'exemple : Supposons la séquence suivante contenant les valeurs de 3 pixels adjacents exprimées en HEXA issus d'un halayage ligne : ..02 7D 8D

La signification de ces codes Pixels est donnée dans le tableau suivant :

leur correspondant à la palette
28 (le registre A est inchangé).
Le second pixel /D est affiche,
résultant d'un mixage de 18 %
de A + 13 % de B

(Mix =  $3 \rightarrow A$ : B = 18:13). \* Enfin le registre A est chargé avec le contenu de la palette 13 (le registre B est inchangé). Le  $3^{\text{three}}$  pixel OD est alors affiche, résultant du mixage de 13 % de A + 18 % de B (Mix =  $4 \rightarrow A$ : B = 13:18).

Dans cet exemple, nous avons essayé de décrire pas à pas le céquencement d'affichage de 3 pixels avec les attributs d'encodage au format CEG.

Nous n'irons pas plus en avant concernant le concept et la méthodologie du CEG. Pour conclure sur les différentes méthodes utilisées, nous avons mon tionné en début du paragraphe qu'il existait une méthode avancée dénommée "Advanced 8 Method", la plus performante et la plus efficace pour un rendu d'une qualité photographique. Cette méthode utilise 32 cofficients "Mix" et une palette de 256 ou plus exactement 256 - 32 = 224 couleurs, elle permet d'afficher jusqu'à 790 000 couleurs sur un écran VGA.

#### Les applications

Les RAM-DACS CEG conçus et commercialisés par Analog Devices offrent une qualité d'affichage et un rendu tout à fait exceptionnels.

Dans ce chapitre nous allons nous pencher sur leurs implémentations et leurs utilisations.

Vu du côté système:
Conçus à l'origine en vue d'améliorer la qualité d'affichage à partir de cartes VGA, les RAMDACs CEG possèdent des brochages compatibles avec la majorité des emposante équipant les cartes VGA. La modification de la carte VGA consiste purement et simplement à remplacer le composant remplissant la fonction de conversion numérique-analogique par le composant CEG équivalent


3 composants sont proposés:
ADV7141: 3 x 6-Bits + LUT\* 256
couleurs (Boîtier PLCC)
ADV7146: 3 x 6-Bits + LUT\* 256
couleurs (Boîtier DIL)
ADV7148: 3 x 8-Bits + LUT\* 256
couleurs (Boîtier PLCC)

(\*) LUT: Look-up table (Palette couleur).

Nous donnons ci-après la liste non exhaustive des principaux circuits utilisés dans les cartes VGA et les références des circuits CEG équivalentes:

#### TABLEAU D'ÉQUIVALENCE

RAM-DAC classique	RAM-DAC CEG-ANALOG DEVICES
ADV471KPXX	ADV7141KPXX
ADV476KNXX	ADV7146KNXX
ADV476KPXX	ADV7148KPXX
BT471	ADV7141KPXX
BT476	ADV7146KNXX
BT478	ADV7148KPXX
IMSG171	ADV7146KNXX
IMSG176	ADV7146KNXX
KDA0476	ADV7140KNXX

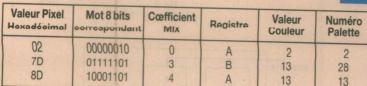

A l'affichage...

Le registre A est chargé avec le contenu couleur issu de la palette 2.

Le premier pixel 02 est affiché avec 100 % couleur A (Mix = 0 → A : B = 31 : 0)

\* Ensuite le registre B est chargé à son tour avec le contenu cou(\*) XX : Suffixes indiquant la fréquence de rafraîchissement pixel.

Versions 35 MHz, 50 MHz et 66 MI Iz disponibles.

Pour des raisons pratiques, nous préconisons le remplacement des circuits sur des cartes VGA équipées de supports.

Nous conseillons vivement de vérifier au préalable la présence d'au moino 512 ko de mémoire vidéo à bord de la carte VGA.

La plupart des cartes récentes supportant le mode 1024 x 768 possèdent 1 Mo.

Exemple de calcul de la fréquence de rafraîchissement (Refroch rate)

Dans l'expression donnant la

résolution 640x480, 1024x768 et etc... les termes indiquent la resolution norizontale et la resolution verticale en nombre de

La résolution horizontale correspond également au nombre de

points par ligne.

Pour afficher une image, le balayage librizontal et le balayage vertical du faisceau doivent être parfaitement syn-chronisés. A la fin d'une ligne le faisceau doit revenir à son point d'abcisse initial décrémenté d'une ligne. Ce retour doit être très bref, c'est le retour de balayage. La constante multiplicatrice utilisée est de l'ordre de 1,2 ou 1,3.

Dans le cas d'un affichage en résolution 1024 x 768 avec une fréquence trame de 50 Hz, la fréquonco do raffraĵohiocoment

devra être de : Refresh rate =

1024x768x50x1,2 =47 185 920 Hz (#47,2 MHz) Dans ce cas, la version à 50 MHz devrait convenir (ADV 7146 KN 50)

#### Du côté Logiciel...

Vous l'avez sans doute compris. l'exploitation du mode CEG nécessite la présence d'un traducteur pour le processus de traitement incorporé dans le circuit, généralement sous forme logicielle ou programme appelé aussi Driver.

Il n'existe malheureusement pas de traducteur universel, aussi l'utilisation d'un driver spécifique pour chaque type d'application est requis.

A ce jour, les principaux drivers disponibles sont :

- Autocad rev 10 et rev 11

- Windows 3.0 (la version du driver CEG pour Windows 3.1 coïncidera avec la sortie officielle de Microsoft Windows 3.1)

La disponibilité du driver CEG pour l'environnement grapnique de Microsoft Windows 3.0 pour PC est un évènement majeur, car ce driver permet aux utilisateurs Windows de disposer d'un affichage "Anti-Aliasing" pour la plupart des logiciels tournant couo oot environnement.

Pratiquement, tous les princi-paux contrôleurs graphiques sont supportés. Parmi ceux-ci on peut citer notamment :

Tseng Lab ET3000 & ET4000 Trident TVGA 8900 Chips & Technology CT453 Oak OTI067 & OTI077


Video 7 Western Digital WD90C00 &

WD90C11 Genoa 6400 ATI

Headland HT-208 Paradise PVGA1A

Pour ceux qui souhaitent déve-lopper des applicatifs pour le format CEG, Analog Devices commercialise un kit SDK (MC/ADBVCEG-0): Kit de développement logiciel comprenant une bibliothèque de routines primitives écrites en langage C. Ce kit comprend egalement un utilitaire de conversion des fichiers Targa 16 ou 24 bits (TGA) au format CEG 8 bits affichable en VGA.

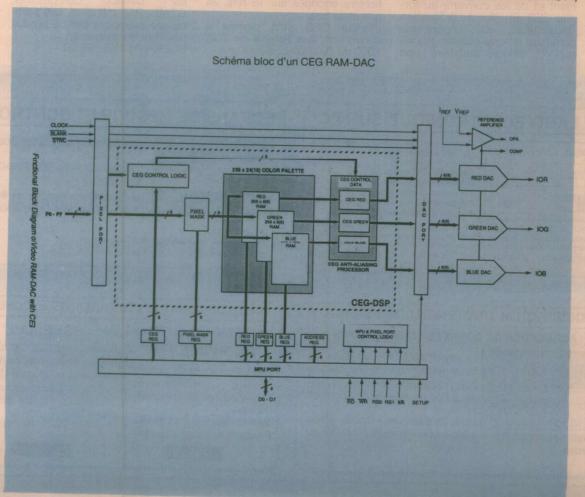noter également qu'une société Américaine : North Coast Software. Inc, a développé un logiciel "CONVERSION ARTIST",



qui permet de traiter pratiquement tous les principaux formats graphiques disponibles actuellement et de les convertir au format CEG. En plus de la fonction "traducteur", ce programme constitue un vrai éditeur graphique et devrait satisfaire bon

nombre d'amateurs et professionnels du graphique.


Il permet en outre de traiter les fichiers encodés sur 16 bits, 24 bits et 32 bits.

L'option CEG enfin, permet la conversion des fichiers en 700, 7000 ou 700 000 couleurs.

#### Par Patrick CHAN WAI TIM **Analog Devices**

Analog Device Analog Dimacel Devices est distribue Composants, SCAIB, RTF diffusion. Les particuliers interessés par ce produit pourront s'adresser à : DUENA (1) 46.66.25.20

### LE LABO ELECTRONIQUE SUR PC

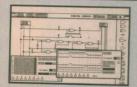

Permet de concevoir et tester des shémas électroniques

Fonctions voltmètre, ronctions Ohmmètre. Fonctions Wattmettre,

Fonctions Oscilloscope Fonctions Générateur de signaux Fonctions Analyseur logique etc...

Ce PROGRAMME puissant et simple vous permettra sans aucun hardware nécessaire de créer et tester la plupart des circuits électroniques. Convivial et parametrable il vous est livré avec les modules une bibliothèque comp 1390 Fr

### **ECRANS DE MESURE ET CONTROLE**



Outils pour travailler sous :

Microsoft u, utt TURBO C TURBO PASCAL Fonctions:

 Graphiques temps réel
 Mesure et contrôle . Code Source

4 Versions:

Motouro Thormocouple linealre

●Thermocouple courbes ● Fourier Analyse

### **ACQUISITION et TRAITEMENT DES SIGNAUX**

#### ACQUICITION DE DONNÉES SOUS WINDOWS



marché

Le SNAP MASTER fait partie de notre nouvelle gamme de logiciels pour l'acquisition, l'analyse, et l'affichage de données sous Microsoft Windows.

Boite de dialogues - Icones - Boite à outils et compatibilité avec toutes les cartes AD/DA du

### BASES DE DONNÉES : COMPOSANTS ou SCHEMAS

#### COMPOSANTS **EQUIVALENTS**

250000 composants actifs et passifs repertoriés avec l'équivalent de 4700 Produits

Semiconducteurs et Relais Preciser le format de la disquette

590 Fr

#### SCHEMAS

Base de donnés schémas électroniques, articles, commentaires sur plus de 12 000 montages electroniques -Pourquoi rofairo oo qui existe déja ?

2990 Fr

#### SOFTWARE PRANCE

23, avenue du 8 mai 1945 - 95200 SARCELLES - TEL. : 39.92.40.51

NOUS ACCEPTON








sort Hors nos prix tons
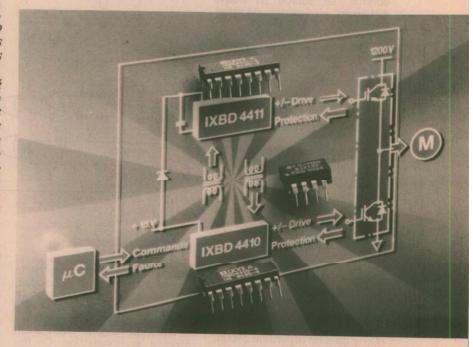
## Les drivers de Mosfets

La première partie de cet article, publiée dans le numéro précédent, abordait en détail les mécanismes mis en œuvre lors des transitions du MOSFET. Lorsque le circuit développé réclame des commutations très rapides, le concepteur se heurte rapidement à des configurations complexes, imposées par les fortes intensités transitoires que le transistor exige. Afin de simplifier au maximum lu phuse de développement et par la même occasion accroître la fiabilité du montage, les fabricants de semi-conducteurs commercialisent des circuits intégrés qui condutsent a d'excellentes performances finales, malgré le peu d'éléments périphériques qu'ils nécessitent. Ce mois-ci, dans ce deuxième et dernier volet, nous vous présenions les composants spécialisés dans l'attaque des MOS de puissance.



Au cours des lignes qui suivent, vous découvrirez les circuits intégrés de pilotage regroupés selon leur marque. Nous avons plutôt axé notre étude sur une présentation générale des com-posants, accompagnée d'un accompagnée d'un résumé des performances qui, selon les cas, sera plus ou moins long. Le lecteur désireux de se familiariser avec le produit (brochage, caractéristiques électriques détaillées...), se reportera à la documentation constructeur ainsi qu'aux notes d'applications correspondantes.

Certains dispositifs plus complets que d'autres feront l'objet d'une description poussée. Il ne s'agit en aucun cas d'une queloonque discrimination, nous ne pouvons traiter de façon similaire un simple buffer de puissance et un circuit de commande intelligent.

Afin de ne pas publier d'informations maintes fois parues, nous laiccono do côtó toutos los louliniques utilisant des composants discrets ou encore des portes logiques. La bibliographie donnée en fin d'article aiguillera éventuellement le lecteur vers des documents existants.


Après cos quolquos romarquos, entrons dès à présent dans le vif du sujet, avec un rappel des techniques de pilotage.

#### LES CIRCUITS DE BASE

Lorsque l'on commande un transistor MOSFET dans le but de le rendre conducteur, le potentiel grille-source appliqué doit excéder la tension de seuil du composant et atteindre, dans le cas général, une dizaine de volts. On accuro aloro uno résistance r<sub>DS(ON)</sub> la plus faible possible.

Dans les applications courantes, on privilégie l'emploi de MOSFET à canal N plutôt que P, car à prix équivalent, la résistance à l'état passant du premier présente une valeur bien inférieure à celle du second. Ainsi, en configuration de source commune ("low side" en Anglais), la mise en conduction puis le blocage de T ne pose aucun problème au buffer B, puisque sa masse d'entrée et de sortie possede un point commun avec la source du transistor. La figure 1 illustre ce principe. Une alimentation référencée au 0 V convient donc pour délivrer au circuit sa tension de fonctionnement.

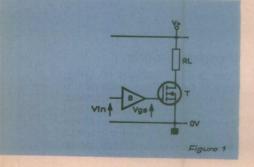Oi maintenant le MOSFET N Se câble en drain commun (ou



encore "high side") selon la figure 2a, le problème de sa polarication voit lo jour. Currine énoncé précédemment, la tension Vgs entraînant la parfaite conduction du transistor doit atteindre 10 Volts. Or si celui-ci conduit, sa source se trouve quasiment au potentiel de drain. Dane notre cas, co dornier étant connecté au rail haute tension V+, le potentiel de grille devra alors le dépasser de 10 Volts. De même, lors des commutations, la source évoluera entre V+ et la masse. Il faudra en conséquence appliquer la tension de com mande en veillant à ne pas atteindre le maximum grillesource de 20 Volts, sous peine de détruire le transistor. Tous ces problèmes conduisent concepteur à choisir entre plusieurs techniques

- Une tension d'alimentation flottante, obtenue via un transformateur d'isolement, peut-être reliée à la source du transistor et donc lever le tracas précédent. La seule difficulté consiste maintenant à développer un circuit assurant l'interface avec la logique référencée cette fois à la masse du montage. Cette solution présente le désavantage d'accroître la complexité ainsi que le coût de revient du circuit.

- Un transformateur d'impulcione qui isole directement la tension de commande grille-source, propose une alternative relativement simple. Cependant, le résultat final sera affecté par des limitations en rapport-cyclique comme en fréquence de travail

- L'utilisation d'une pompe de charge, illustrée pour des basses tensions en figure 2b, conduit également à une alimentation référencée au rail haute tension. Malheureusement, dans certaines configurations, cette caracteristique force le circuit de pilotage à supporter la tension de polarisation additionnée à celle du rail V+, lorsque le transistor ne conduit plus. Il s'agit donc de développer une électronique appropriée assez complexe.

- La technique bootstrap est finalement largement utilisée pour réaliser une tension flottante, particulièrement dans les circuits en demi-pont. Dans ce cas, le circuit de pilotage tire son énergie d'une capacité réservoir dite de bootstrap (Cboot), periodiquement rafraîchie lors de la mise en conduction de l'un des semi-conducteurs du demi-bras de puissance. Un simple circuit translateur de niveau suffit ensuite pour assurer la liaison avec une logique de commande.

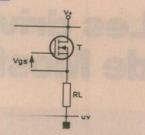


Figure 2 a

drain-source du transistor Qhigh mis en conduction. On le constate, ce système permet de s'affranchir d'une alimentation référencée à la masse. Les limitations concernent le temps de recharge de Cboot ainsi que la dissipation du montage. Ici aussi le rapport cyclique borne les domaines d'utilisation de cette configuration.


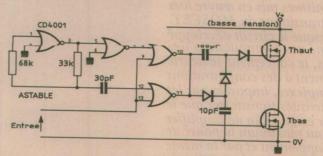


Figure 2 b
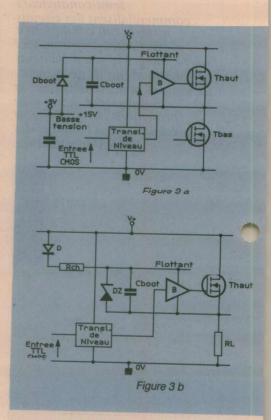
#### La technique bootstrap


Cette méthode exploitée dans un demi-pont, revêt la forme de la figure 3a. Lorsque Qlow conduit. Cboot peut se charger à + 15 Volts au travers de la diode et de ce transistor. Ensuite, Qlow se bloque tandis que Qhigh amorce sa conduction. Ce fai-sant, sa tension de source augmente et, transférée via Cboot (pas de discontinuité de tension aux bornes d'un condensateur), polarise en inverse la diode Dboot. A cet instant, Cboot polarise de façon flottante l'espace grille-source de Uhigh peut alors pleinement conduire. Un buffer basse tension associé à un circuit de translation suffit à piloter Qhigh. On remarque immédiatement la nécessité de recharger régulièremont Choot par l'intermédiaire de Qlow. De même le temps maximum durant lequel Qhigh conduit est conditionné par le courant que le buffer consomme sur Cboot. Le rapport cyclique associé à la valeur de la capacité réservoir conditionnont les performances finales.

Il existe une variante à la solution du dessus, présentée en figure 3b. Dans ce circuit, la tension flottante provient directement du rail haute tension. Le blocage de Chich autorise la charge de Cboot via une diode, une résistance et la charge. Une diode zener limite éventuellement la tension maximale appliquée au tampon aux alentours de + 15 V. La diode qui charge Cboot évite en fait de décharger cette capacité réservoir dans l'espace


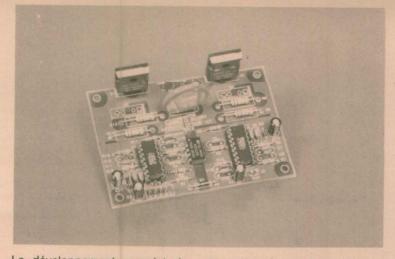
#### Une solution intégrée

Pour des applications en demipont et dont la fréquence de travail ne dépasse pas le kilohertz, le montage bootstrap présentent de nombreux avantages. Attention cependant à limiter le temps de conduction de Chigli pai un rapport cyclique approprié.




Le développement complet de ce circuit apporte son lot de difficultés. En effet, l'interface de translation doit permettre le pilotage du buffer par la logique référencée à la masse. Cet interface travaille donc sur la lotalité de la tension d'alimentation Ensuite, Qhigh conduisant, la capacité réservoir ne peut se décharger excessivement sous peine de dégrader la résistance à l'état passant du transistor. Il faut aloro tonir compte de ue comportement pour arriver à un courant de pilotage suffisant lors des transitions. Finalement, tous ces impératifs réclament un nombre élevé de composants qui occupent une place importante. Rien entendu, la comploxitó du montage ne fait qu'affaiblir la fiabilité du système. En bref, utilisons des circuits intégrés spécialisés dans le pilotage "high side" et dont la fiabilité ne se démontre plus! Nous en verrons quelques uns plus has

La fin de cette rapide présentation des deux techniques de base nous mène enfin à notre sujet du jour, la présentation des composants disponibles dans le commerce.
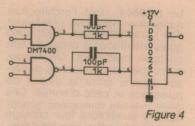
#### National-Semiconductor

Cette société commercialisa sans doute l'ancêtre monolithique des drivers, il y a plusieurs années. Ce circuit, le **DS0026**, originellement prévu pour piloter


des horloges C-MOS (entrées fortement capacitives) peut délivrer et absorber des courants crête de l'ordre de 1,5 A. II contient deux drivers inverseurs dont la technologie autorise des temps de montée et descente proches de 20ns sur des charges de 1nF. Malheureusement, les courants d'alimentation dus à des conductions simultanées dans l'étage de sortie ainsi qu'un fort courant de repos à l'état bas conduisirent les concepteurs à abandonner ce composant pour les applications en driver de MOS de puissance. De plus, l'attaque de son entrée devait obligatoirement s'effectuer via un réseau RC comme l'illustre la figure 4.



#### Silicon General

en figure 5 b.

On trouve au catalogue de cette firme des produits de pilotage tole la SC2626 qui acouro la compatibilité broche à broche avec son prédécesseur du dessus. Il s'agit par conséquent d'un double driver inverseur. Ses sorties totem-pôle débitent et absorbent jusqu'à 3 A crête. Il accepte des tensions d'alimenta-tion de 22 Volts et fonctionne jusqu'à 1,5 MHz. Son faible temps de propagation de 20ns autorise sa connexion à des composants logiques rapides. La figure 5 a illustre sa circuiterie interne. On notera sa disponi-bilité sous forme de nombreux boîtiers dont le S.O.I.C. et les TO-99, TO-66. Contrairement au DS0026, le couplage d'entrée s'effectue directement, sans élément de liaison. Un exemple d'application vous est proposé

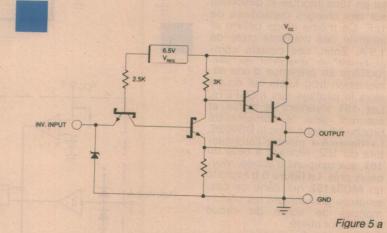

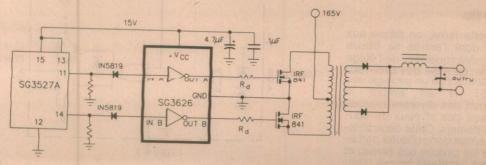


Figure 5 b

Le SG3644, dont l'architecture apparaît en figure 5c, présentent doe caractóriotiques électriques quasi identiques à celles de son collègue précédent. On remarque cependant l'absence de liaison interne entre la masse de puissance et celle d'entrée. Ces deux masses dissociées simplifinnt at arnólioront lour câblago en étoile. En effet, comme l'illustre la figure 5d l'arrivée de la masse de sortie, proche de la connexion de source du MOS-FET, limite au maximum les offsets de tension pouvant se développer en présence de forte dl/dt et qui perturberaient la tension délivrée par le driver. Le bruit ramené sur la section PWM reste ainsi relativement faible.

#### Motorola

Ce constructeur commercialise actuellement deux familles de circuits intégrés, les MC34151/ 33151 et les MC34152/33152. L'originalité commune à ces éléments réside dans leur entrée compatible CMOS/LSTTL qui comprend une hystérésis de quelques centaines de millivolts. caractéristique accroît l'immunité au bruit et permet l'attaque des entrées par des niveaux à faible dV/dt, sans sacrifier les performances de sortie. L'étage final peut commuter en 15ns (montée et descente) sur des charges capacitives de 1nF. Ce même étage délivre et assimile des courants crête de 1,5 A. Enfin, ces circuits comprennent un dispositif de verrouillage en présence d'une allmentation trop faible qui coupe alors le pilotage des MOSFETs. Les 151 inversent le signal et assurent ainsi la compatibilité broche à broche avec le DS0026. La figure 6 a montre l'architec-ture du 152, similaire à colle du 151, aux tampons d'entrée inverseurs près. La figure 6 b exploite un MC34152 qui dans ce cas, améliore grandement les performances de sortie du circuit découpeur utilisé.

#### Dionics Inc.

Avec cette firme, on passe aux drivers dont l'entrée se trouve isolée galvaniquement de l'étage de sortie. La série des DIG-130/131/132 autorise un pilotage des MUSFEI N en évitant la connexion des diverses masses véhiculant des niveaux de courants différents. Cette caractéristique permet donc d'isoler parfaitement les circuits bas niveau et améliore confortablement l'immunite au pruit de l'ensemble.


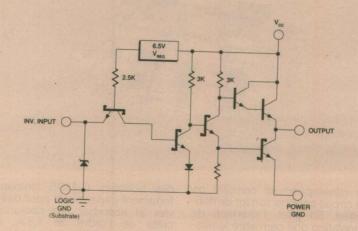


Figure 5 c

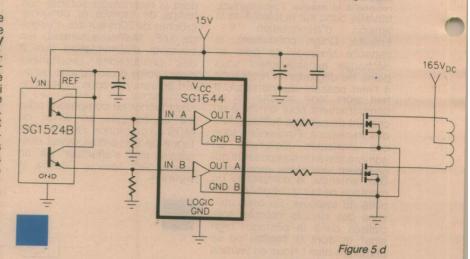

Logic Input A 2 Drive Output A 7 Drive Output B 4 Gnd 3

Figure 6 a

Les DIG-130 et leurs collègues intègrent deux diodes luminos centes qui polarisent un circuit intégré à diélectrique isolé contenant un générateur photovoltaïque, un phototransistor utilisé pour les mises en conduction rapides et enfin, un circuit actif permettant la décharge efficace de la grille du MOSFET lorsque les LED sont désactivées. Comme l'illustre la figure 7a, ces composants offrent la possibilité d'un fonctionnement complètement flottant puisqu'ils reçoivent les trois connexions du MOSFET. Les temps de commutation turnon et turn-off valent typiquement 1 us et destinent ces composants à prendre part à des relais statiques rapides ou des commutateurs opérant à faible fréquence. Le constructeur spécifie le temps de blocage sur une fourchette de capacité Ciss s'étalant de 100 à 5000pF. La tension d'isolation atteint les 2500 Volts. La figure 7b représente un DIG utilisé comme relais continu.


#### Micrel Semiconductor


Ce fabricant d'outre-Atlantique propose une gamme de drivers pour MOSFETs assez impressionnante puisqu'elle ne contient pas moins de dix famillos diffó rentes. Voici ce qu'il en est exac-

MIC426/27/28: il s'agit du classique double buffer inverseur compatible avec le DS0026. Il commute en 30ns sur des chardes capacitives de 1000 pF II supporte dans les deux directions des pointes d'1,5 A. Sa configuration l'autorise à délivrer des tensions qui évoluent entre les deux rails (masse et Vcc) à + et - 25mV près. Son courant d'entrée d'1 µA lui permet d'inter-racer des circuits à forte impé-dance de sortie. Les MIC427 et 428 intègrent respectivement des circuiteries totalement noninverseuses et mixées (deux possibilités). La figure 8a résume leurs caractéristiques et fonctionnalités

MIC1426/27/28: la version faible coût du précédent driver, avec cependant des comportements légèrement moins bons, comme le souligne la figure 8b. Le temps de propagation vaut

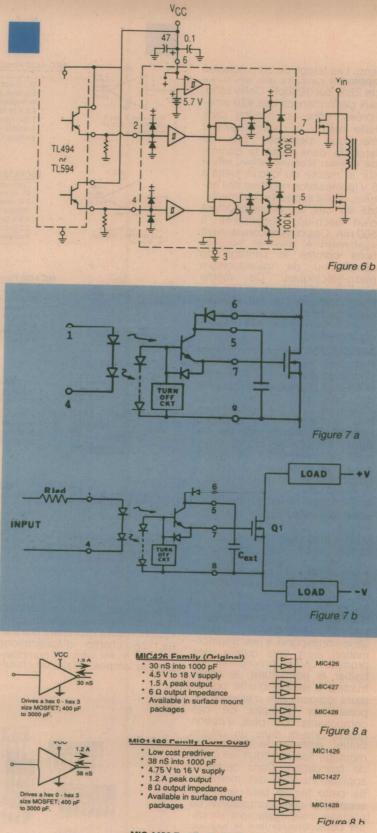MIC4426/27/28: cette famille, présentée en figure 8c, se distingue des autres de par le process CMOS utilisé qui garantit une meilleure protection contre le latch-up (court-circuit des deux railo d'alimentation par conduction du thyristor interne équiva-



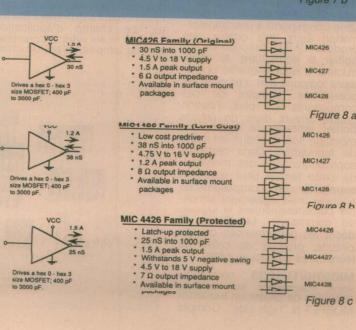


lent). Les temps de commutation appairés tombent aux alentours de 2011s sur 1000pr. Cette serie, aux performances des 426 améliorées, offre un service sans faille même en environnement électrique perturbé: pas de latch-up dans toute la gamme de tension d'alimentation, offset our la masse du circuit jusqu'à 5 V (polarisation négative de l'entrée), et elle supporte des intensités en cas de déclenchement d'un latch-up, supérieures à 500 mA. Ces drivers conviennent également à d'autres applications comme le pilotage de câbles ou de transducteurs piézo-électriques. Ce numéro d'Electronique Radio-Plans comprend un article expliquant ce fameux phénomène de latch-up et propose des moyens d'y remédier

MIC4423/24/25: comme précédemment, le process retenu donne accès aux performances évoquées ci-dessus. Le courant de sortie dans les deux sens atteint cette fois 3 A crête et permet d'attaquer des charges capacitives plus importantes. La figure 8d exprime ses caractéristiques principales. Il s'agit également de doubles drivers.

MIC4420/29: on passe à présent aux circuits simple driver à fort courant, invorour ou non, selon la version (figure 8e). L'intensité disponible double et grimpe jusqu'à 6 A en pointe. En conséquence, on charge et décharge un condensateur de 10nF en 25ns. Le temps de propagation s'établit aux alonteure de 55ns. Une fois encore, le swing de sortie approche les deux rails à + et - 25mV près.


MIC4465/66/67/68/69: cette série correspond à une transformation deux vers quatre, des produits CMOS précédents. Le poitier le permettant, le constructeur a rajouté quatre opérateurs logiques afin d'étendre les possibilités d'emploi de ces composants. De plus, l'option quatre drivers dans un unique boîtier améliore la fiabilité du montage final et reduit les coûts de fabrication. Dans certaines applications, l'un des membres de cette famille peut aisément supplanter deux composants de pilotage mais également simplifier considérablement la logique commande. La tigure 8f décrit les performances de ces circuits, proches de celles de leurs frères de silicium 1426.

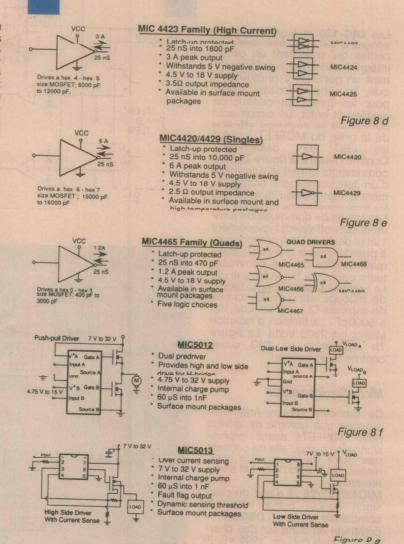MIC5010/11/12/13: nous arrivons maintenant aux circuits capables de piloter un transistor MOSFET N "high side". Compte



tenu de l'alimentation auxiliaire mise en jeu, on ne s'étonnera pas des performances en commutation qui s'expriment alors en µs. Le champ d'applications s'étend plutôt vers les commanues de lampes, relais, de chauf-

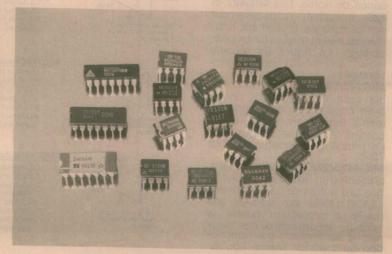fage et de moteurs. MICREL utilise la technologie à pompe de charge et intègre tous les éléments nécessaires à cette option dans ses boîtiers (voir ERP N° 528). L'utilisateur peut copon dant augmenter les valeurs des



capacités réservoir, les temps de commutation variant conciblo ment, en ajoutant des condensateurs en parallèle sur ceux d'origines : des broches sont prévues à cet effet. On trouve également la possibilité de surveiller le courant traversant le MOS et de le bloquer en cas de problème : un bit de statut renseigne l'utilisateur sur l'état du composant. Le MIC5011, quant à lui, autorise le pilotage du MOS en s'affranchissant de tout composant externe. Il fonctionne, comme ses confrères, en driver "high" ou "low side". Les 5012 et 13 proposent des fonctions que la figure 8g vous invite à découvrir.

Remarque

Le data-book MICREL contient une mine de renseignements techniques accompagnés d'astuces et tours de mains pour obtenir les résultats escomptés. Les composants sont décrits dans les moindres détails et les notes d'application abondent. C'est pourquoi nous conseillons vivement à nos lecteurs de se precurer de maintel dont la lecture sera bénéfique.

#### Semtech Limited

Cette marque a repris l'ensemble des semi-conducteurs anciennement commercialisés par LAMB-DA, le fabricant d'alimentations à découpage. On trouve à son catalogue différents drivers dont un destiné à piloter des MOSFET ou des bipolaires. Le LAS-8100 fournit et accepte un courant crête de 3 A. L'entrée comprend un trigger de schmitt avec une hystérésis de 100 mV et garantit ainsi une bonne immunité aux bruits. Afin de garantir la sécurité du semi-conducteur piloté, le driver intègre un circuit de détection de sous-tension et assure un fonotionnoment correct luis des montées ou descentes des

potentiels d'alimentation. En cas d'utilisation avec un Dipolaire, la sortie fonctionne avec un Baker Clamp et prévient de toute saturation excessive du transistor. Le constructeur annonce des temps de commutation proches de la centaine de ns qu'il a relevés avec un circuit débitant sur charge résistive. Attention donc au comportement sur éléments capacitifs. La figure 9 détaille son contenu.

#### Unitrode

UNITRODE Integrated Circuits Corp. fabrique des semi-conducteurs appelés à évoluer dans un environnement de puissance. Parmi les nombreux circuits commercialisés, il existe une importante série de drivers pour MOSFET, tous caractérisés par de faibles courants dus aux conductions simultanées :

UC3710 : réalisés à partir d'un process naute vitesse Schottky, ces composants acceptent des courants de pointe jusqu'à 6 A. Le temps de propagation atteint 35ns et les temps de commutation ne dépassent pas 25ns sur 2,2nF. Cette fois encore, grâce à leur separation electrique sur le boîtier, on peut dissocier les masses des signaux bas et haut niveaux, améliorant considérablement l'immunité au bruit de l'étage d'entrée. Le circuit se verrouille avec une hystérésis en présence de tensions d'alimentation trop faibles et protège ainsi le transistor piloté. La figure 10a représente l'intérieur de cet inter-

UC3725 : ce circuit, accompagné de son compère l'UC3724, permet de piloter de façon entièrement isolée, un MOSFET N câblé en drain commun. Le constructeur garantit un potentiel



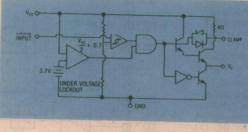


Figure 9

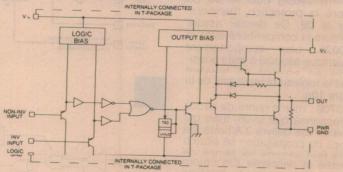

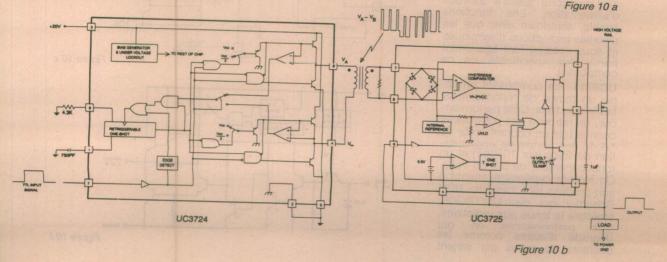

de polarisation Vgs compris en 9 et 15 Volts au-dessus du rail haute tension. De nombreuses fonctionnalités telles le verrouillage basse tension ou encore l'entrée "output enable", destinent cet élément à être intégré dans des systèmes performants. Les temps de montée et descente valent 30ms typiques sur une charge de 1nF. La figure 10b donne l'utilisation combinée des 3725 et 3724 en exemple d'application de commande isolée.

UC3705/06/07/09 : la caractéristique principale de ces éléments se situe dans la séparation des masses logique et puissance. La section PWM à faible niveau est ainsi nettement moins perturbée par les pointes de courants élaborées au sein de la sortie du montago. Loo 3706 et 07 apparaissent en figure 10c et 10d, ce qui laisse présager après un rapide coup d'œil à leur architecture, une utilisation dans des dispositifs aux performances poussées : conversion sortie unique vers entie puch-pull, tompo mort interne, protection thermique...

Les versions "low cost" que sont les 3705 et 09 (figure 10e et 10f) présentent cependant des caractéristiques intéressantes comme la double entrée (inverseuse et non-inverseuse) pour le 06 ou encore la protection thermique pour le 09. Ce dernier assure d'ailleurs la compatibilité avec le DS0026. Leur comportement dynamique associé à leurs possibilités en courant se trouvent dans le tableau récapitulatif de la figure 10g.

UC3708: même genre de circuit perfectionné que le 06, mais qui dans ce cas délivre 3 A crête. Le temps de propagation se situe à 25ns tout comme les temps de montée et descente. On notera qu'il supporte jusqu'à 35 Volts d'alimentation. Les fonctions enable, shutdown ainsi que les diverses protections (thermiques et sous-voltage) font également partie des spécificités de ce composant.

UC3711: ce composant privilégie un temps de réponse aussi faible que 15ns. Côté performances, on retrouve des paramètres connus tels un courant crête de 1,5 A, des temps de commutation de 25ns (sur 1000nF) et un fonctionnement de 5 à 35 Volts. On restera cependant attentif à son process tout transistor NPN Schottky, qui, dixit UNITRODE, améliore la tenue aux radiations. Ces performances en ont dégradé d'autres comme les courants de repos qui varient

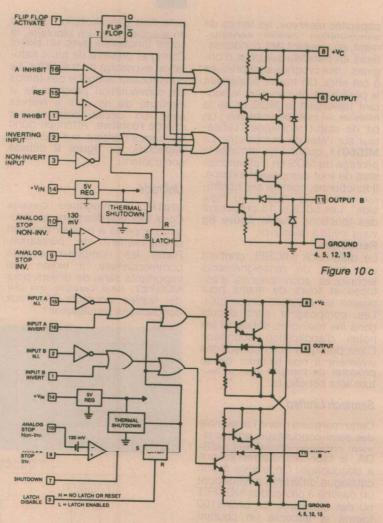


Figure 10 d

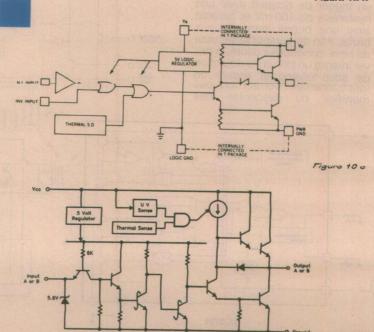


Figure 10 f

#### DRIVER FEATURES

- 1.5 Amp Peak Output Current (Per Output)
- 40 Nanosecond Rise & Fall Times into 1NF
- · Low Cross Conduction Current Spike
- 5 to 40 Volt Operation
- High Speed Power MOSFET Compatable
- Thermal Shutdown Protection

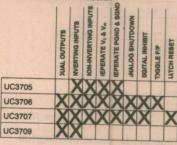


Figure 10 g

selon les valeurs d'alimentation et l'état des sorties. Le constructeur conseille de se rabattre alors sur le 3709 qui offre une compatibilité de brochage associée à un fonctionnement équivalent. Comme MICRFI LINITRODE soigne le contenu de ses databooks et propose de nombreuses notes d'applications, telle l'U118, entièrement consacrée aux 3705/06/07/09.

#### Tolodyno Componenta


TELEDYNE SEMICONDUCTOR et TELEDYNE PHILBRIC, se sont rassemblés sous ce nouveau nom en 1990. La gamme de drivers de MOSFET reste en place et comporte de nombreux elements. Nous n'en détaillerons qu'un seul, puisqu'il s'agit pour les autres de secondes sources ou d'originaux repris ailleurs. La famille complète apparaît cependant en figure 11b. On remarquera avec intérêt l'accent mis sur les ulverses protections dont le latch-up et la polarisation négative de l'entrée jusqu'à 6 Volts cette fois-ci. Enfin, les TSC4420 et 4429 existent en boîtier CAT (T0220 cinq broches plastique) et MDR (version mili-tairo isolóc) ce qui leur confere une meilleure tenue en puissance que leurs homologues respectifs en DIL ou CerDIP

TSC 430: il s'agit en fait d'un driver de CCD ultra-rapide que le fabricant recommande égale-ment pour des MOSFETs. Oss entrées compatibles TTL/CMOS, autorisent un temps de propagation de 15ns typique. Les sorties assurent la charge et Q et Q décharge de capacités 2200pF en 25ns (3 A en crête). Son architecture lui permet de fonctionner jusqu'à 10 MHz en utilisant un radiateur extérieur. Cependant, une version en boîtier CerDIP peut piloter sans dissipateur une capacité de 1000pF à concurrence de 4 MHz. Son impédance de sortie ainsi que son courant de repos ne dépassent pas respectivement 4 ohms et 5 mA la figure 11a détaille sa circuiterie interne.
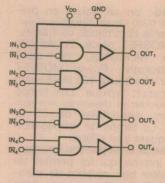
#### Siliconix

Quelques composants de pilotage au catalogue de ce constructeur de MOSFETs et circuits dédiés à la puissance :

D469A: comme le dessine la figure 12a, il s'agit d'un quadruple driver associé à des opérateurs logiques. La partie puissance accepte des pointes de courant dans les deux sens qui s'élèvent jusqu'à 1,5 A. Sur une capacité de 1000pF, les temps de montée et descente valent tous les deux 10ns. Le temps de propagation ne dépasse pas les 80ns. Les applications de ce composant couvrent de nombreux domaines dont la fonction d'interface dans des commandes de moteur (figure 12b).



rigure 12 a

80 V

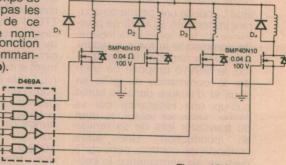


Figure 12 b

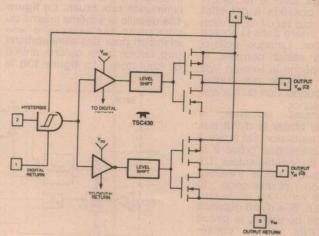


Figure 11 a

Device	Drive Current	Outpu Invert.		o. & Type Non-Invert.	Load (pF)	Rise Time @ Load (nS)	Fall Time @ Load (nS)	Rising Edge rrup. Delay* (nS)	Falling Edge Prop. Delay (nS)	Up Proof	Input Protected To 6V Below Gnd Rall
TSC1426	1.2 A Peak	dual		TO THE	1000	30	20	55			
TSC1427	1.2 A Peak			dual	1000	30	20	55	80	YES	NO
TSC1428	1.2 A Peak	single	&	single	1000	30	20		80	YES	NO
TSC426	1.5 A Peak	dual	50					55	80	YES	NO
TSC427	1.5 A Peak	UUBI			1000	30	20	40	75	NO	NO
Figure 1				dual	1000	30	20	40	75	NO	NO
TSC428	1.5 A Peak	single	&	single	1000	25	20	40	75	NO	NO
TSC4426	1.5 A Peak	dual			1000	26	ne	10	00	150	TES
SC4427	1.5 A Peak			dual	1000	25	25	18	38	YES	YES
SC4428	1.5 A Peak	single	&	single	1000	25	25	18	38	YES	YES
SC00C26	1.5 A Peak	dual			1000	20	20	7.5	12	YES	NO
SC4423	3.0 A Peak	dual			2200	25	25	18	38		
SC4424	3.0 A Peak			dual	2200	25	25	The same		YES	YES
SC4425	3.0 A Peak	single	8	single				18	38	YES	YES
SC429	6.0 A Peak		u		2200	25	25	18	38	YES	YES
	RICTOR BUILDING	single		inverting	10,000	70	95	53	60	NO	NO
SC430	3.0 A Peak	dual	00	mplimentary	2200	35	35	15	15	NO	
001160	0.0 A F 00A	single		non-invert	10,000	70	80	18	38	YES	NOYES
SC4429	6.0 A Peak	single		inverting	10,000	70	80	18	38	YES	YES

Figure 11 b

SI9910: on se trouve en présence d'un circuit capable d'op-timiser la commande du transistor MOSFET piloté. En Anglais selon SILICONIX, on d'"Adaptative Power MOSFET Driver". La figure 12c illustre son application typique. Les temps de montée et descente ont des valeurs respectives de 50 et 35ns. Le temps de propagation

vaut quant à lui 120ns. Ce circuit brille par son architecture interne qui lui permet de contrôler bon nombre de paramètres finaux. Par exemple, dans les demi-ponts de puissance qui pilotent une charge inductive, le temps de recouvrement (t<sub>rr</sub>) de la diode interne du transistor "highside", impose une pointe de courant importante au MOS de puissance du bas lorsque la logique do commande le force à recurrduire. Pour remédier à ce problème, le SI9910 propose de scinder la commande de grille en deux et d'inclure dans sa sortie pull-up une résistance qui va limiter, selon sa valeur, le di/dt du transietor lore do sa romico conduction. Une autre méthode de contrôle consiste à mesurer en permanence le courant circulant dans le MOSFET. Le SI9910 possède à cet effet une entrée qui reçoit la tension d'un shunt inséré dans la source du transistor. Lorsque celle-ci dépasse la valeur permise, le SI9910 empêche la tension Vgs de croître et bride par conséquence la conduction du transistor de puissance.

Dans Dans certains schémas il convient de limiter le dV/dt aux bornes du transistor. On arrive à cette caractéristique grâce à la présence du condensateur C1 dont le courant qui le traverse, informe en permanence SI9910 des variations sur la tension de drain. Si le dV/dt dépasse la valeur de consigne, le circuit de SILICONIX agit en conséquence sur la tension de pilotage du transistor pour ralentir l'une de ses phases de transition. Enfin, ce composant accepte de fonctionner en mode flottant dans des applications "highside"

La note d'applications AN89-5 détaille avec de nombreuses illustrations les principes mis en œuvre dans ce circuit driver. On pourra se la procurer auprès du constructeur.

#### International-Rectifier

Le leader en MOSFETs de puissance (HEXFETs) commercialise trois circuits intégrés dont le

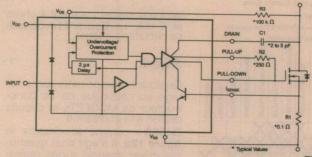


Figure 12 c

2110, précurseur de l'alimenta-

tion bootstrap. IR2110 : bien connu des électroniciens de puissance, ce circuit offre la possibilité de commander un demi-pont de MOSFETs directement par des niveaux TTL. Il utilise la technique bootstrap décrite en tête d'article, qu'il fut le premier a exploiter. Le circuit tolère une tension d'isolement entre la source du MOSFET high-side et la masse, atteignant 500 Volts. Les étages de sortie délivrent 2 A crête dans les deux polarités. Ils autorisent des temps de commutation de 25ns sur une charge capacitive de 1000pF. Les entrées intègrent des triggers de Schmitt et accroissent en conséquence l'immunité aux bruits. La figure 13a détaille le schéma interne du compocant qui comprend une inhibition pour des alimentations trop faibles ainsi qu'une entrée de shut-down. La figure 13b le

représente dans une commande demi-bras

IR2121: introduit après le 2110, ce composant aux entrées TTL/ CMOS délivre un potentiel d'attaque pouvant évoluer entre 10 et 20 Volts. Spécialement développé pour le pilotage des MOS de puissance, les temps de com-mutation tr/tf sur une charge capacitive de 3300pF atteignent respectivement 43 et 27ns typiques. Le temps de propagation se situe aux alentours de 140ns. Une fois de plus, les masses bas et haut niveau se trouvent dissociees atin d'ameliorer l'immunité aux bruits de la logique PWM. Le circuit possède une détection de surintensité comprenant une hystérésis de 30 mV. De même le 2121 peut reporter son statut à un port d'entrée/sortie grâce à sa pin ERR, parraitement isolee des signaux parasites de commutation par un filtre intégré. Enfin, un détecteur de tension


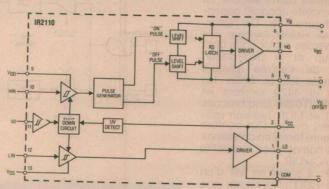


Figure 13 a

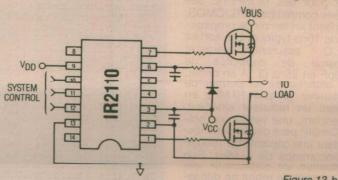


d'alimentation basse avec hystérésis équipe également ce circuit Integre. Un le retrouve en application typique sur la figure 13c. IR2125: présenté en boîtier 8 pins, il s'agit d'un circuit capable de piloter un MOSFET dans les deux cas de montage, "high" ou "low side". A cet effet, il supporte comme le 2110 une tension flottante de 500 Volts. Ses caractéristiques électriques sont très proches de celles de son frère 2121. Un coup d'œil à la figure 13d renseigne l'utilisateur sur la technique bootstrap que le constructour a retenue (dioue D et condensateur Cb).

IR2130 : dernier né de la gamme, ce driver haute tension (isolement de 600 Volts) concerne plus particulièrement les commandes de MOSFETs triphasés. Intégrant un tompo mort de 2 µs, Il autorise des temps de montée et descente respectifs de 75 et 35ns typiques sur 1000pF. On retrouve les classiques protections telles le contrôle de courant ou encore le blocage individuel do chaque transister "high-side" en présence d'alimentations flottantes trop faibles. A chaque fois, le constructeur ajoute une hystérésis sur les entrées de contrôle dans le but de juguler tout déclenchement erratique. Or remarquera également la pré sence d'un amplificateur de courant qui délivre une tension pro-portionnelle à l'intensité traversant le pont. Cette option autorise ainsi une éventuelle contreréaction et libère le concepteur d'un amplificateur opérationnel supplémentaire. La description détaillée de ce circuit complexe se trouve sur la note d'applications AN-985. la figure 13e représente une vue à cœur ouvert des fonctions offertes par la puce.

Ces composants d'INTERNA-TIONAL-RECTIFIER proposent de nombreuses fonctionnalités intéressantes et originales que nous ne pouvons malheureusement détailler ici. Le lecteur se reportera avec intérêt aux datasheets de ces produits, toutes accompagnées de notes d'applications.

#### **Ixys Semiconductor**

C'est dans le numéro 524 d'Eloo tronique Radio-Plans que nous décrivions deux composants IXYS spécialisés dans la génération de temps morts (IXDP630 et 631) pour les montages en pont. Au catalogue de ce fabricant, on retrouve de nombreux circuite intégrés exploités en tant que

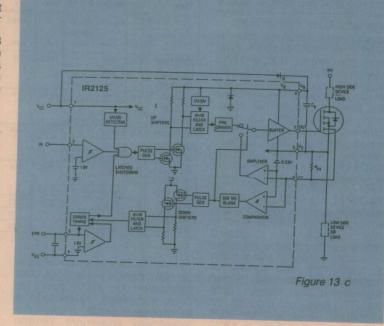

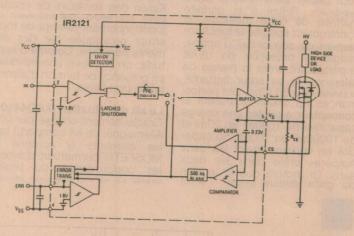


Figure 13 d

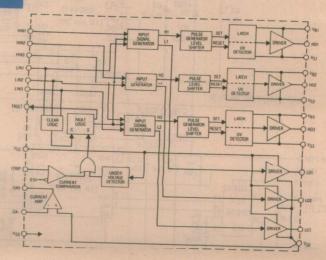


Figure 13 e

seconde source, dont la figure 14a résume les principales caractéristiques, version IXYS.

Récemment introduits sur le marché les IXBD4410/11 (svstème complet) et IXBD4412/13 (version faible coût), de la famille ISOSMART, permettent de pilo-ter un pont de puissance avec une tension d'isolement superieure à 1200 Volts. La commande complète d'un pont se scinde alors en deux parties: "low-side" par IXBD4410 ou 4412 et production de la commande isolée du tran-"high oido" par IXBD4411 ou 4413. Un simple bobinage de deux tours sur une ferrite miniature, suffit à isoler le supérieur jusqu'à 1200 Volts. En pratique, on utilise un double bobinage intégré afin de s'affranchir des contraintes imposées par une telle tension d'isolement. La famille ISO-SMART utilise un procédé de translation développé par IXYS pour piloter sans faille le MOS supérieur. Grâce à la parfaite maîtrise de cette méthode, le constructeur spécifie le fonctionnement de son circuit d'entrée, malgré la présence de dV/dt apparaissant entre la masse de référence et sa sœur flottante, supérieurs à 50 V/ns. Les performances du circuit autorisent le concepteur à piloter une charge capacitive de 1000pF en 20ns et de 10000pF en 100ns. Sa capacité en courant atteint les deux Ampères crête dans les deux sens. On notera que la tension de grille évolue entre - 5 et

Туре	l may	Output & Type Invert. Non- invert>	Rated	t <sub>r</sub> @nated Load	t <sub>f</sub> @nates Load	to High ns	t <sub>d</sub> migni to Low ns	Latch	Input Protected to 5 V Below Gnd RAIL
IXLD 1426 IXLD 1427 IXLD 1428	1.2	dual –  – dual single & single	1000	30	20	55	80	Resistant	NO
IXLD 428 IXLD 428	15	- dual single & single	1000	00	60	40	70	Hesistant	NU
IXLD 4426 IXLD 4427 IXLD 4428	1.5	dual –  dual single & single	1000	30	30	40	55	Immune	YES
IXLD 4423 IXLD 4424 IXLD 4425	3.0	dual –	1800	25	25	40	40	Immune	YES
IXLD 429	6.0	single -	2500	23	25	53	60	Resistant	NO
IXLD 4420 IXLD 4429		- single	3 7 1	25	olc et	55	55	Immune	YES
ALD 4429	100	single -	100	25	rent and	55	55	Immune	YES

Figure 14 a

de nombreuses protections dont l'indication de faute pour les deux transistors, référencée à la masse logique. L'utilisateur appréciera également l'entrée Kelvin des senseurs de courant pour les MOS, garanticeant un fonctionnement exempt de toute erreur provoquée par des éléments parasites. Comme d'habitude, on retrouve une inhibition en présence de tension d'alimentation trop faible.

Le kit d'évaluation IXBD4410

Gracieusement envoyé par IXYS Allemagne, ce kit comporte tous les éléments (y compris les MOSFETs) permettant d'évaluer les performances du produit testé. Le circuit imprimé (double race a trous metallises) est tracé selon certains impératifs et constitue un guide pour le routage de la version que l'on souhaite développer. La figure 14b représente le câblage du kit auquel on a rajouté un générateur de temps mort IXDF000.

Compte tenu des contraintes liées à la mise au point d'une maquette d'évaluation, il est intéressant de disposer d'un kit de référence permettant de tester rapidement la configuration que l'on désire. Le kit d'IXYS répond à cette attente en commercialisant une version directement exploitable en tant que telle dans le montage final.


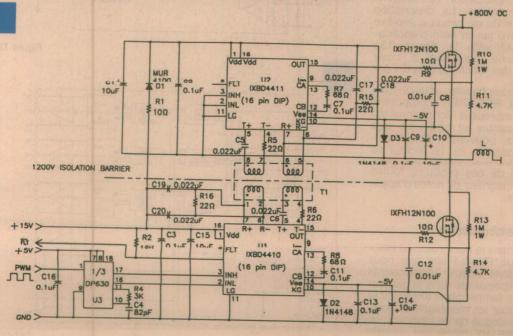


Figure 14 b

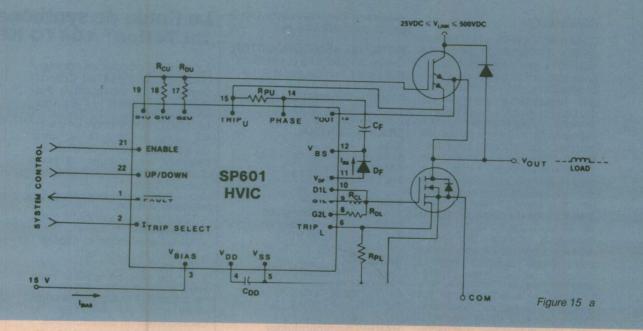

#### Harris

Ce constructeur présente une gamme de drivers importante, dont les SP600 et 601, récemment décrits dans votre revue

(voir bibliographie).

SP600/601: il s'agit de drivers intelligents offrant de nombreu-ses ronctionnalites, comme en témoigne la figure 15a. On retrouve le contrôle de l'intensité circulant au sein des MOSFETs dont l'architecture accepte l'emploi de composants à miroir de courant (SenseFETs). Le circuit intègre un générateur de temps mort (2,5 µs typique) et permet ainsi la commande du demi-bras à l'aide d'un seul signal d'entrée. Son isolation de 500 Volts lui permet de s'insérer facilement dans des systèmes haute teneion. La toohnologio OMOO rotonue, garantit un fonctionnement dépourvu de latch-up. Enfin, les sorties délivrent et absorbent 500 mA, tandis que les temps de montée et descente valent typiquement 50ns sur 2000pF.

HV250/255 commo lour nom l'indique, on se trouve en présence de composants supportant de hautes tensions unipolaires ou bipolaires. En effet, le 250 tolère des alimentations évoluant entre +/- 40 et + 450, - 100 Volte, alore quo lo 266 accepte des tensions s'étalant entre +/- 40 et +/- 225 Volts. Les courants crête élevés montent jusqu'à 2 A et autorisent des temps de commutation de 100ns. La figure 15b détaille le contenu de ces éléments. On retrouve des entrées permettant

la protection individuelle des MOSFFTs du demi-brae. Pour finir, le composant travaille du continu à 30 kHz.

HV350/355: même type d'éléments que la série du dessus mais acceptant uniquement des tensions unipolaires contenues dans une fourchette de + 40 à + 450 Volts. Les caractéristiques en commutation restent également très proches, excepté pour le 355 qui fonctionne de 10 à 100 kHz.

HV400: ce circuit permet d'atteindre des temps de descente de 22ns en commutant sur des capacités de 10nF. Le courant délivré (source) atteint 6 A crête et monte jusqu'à 30 A en absorption (sink). Il fonctionne jusqu'à 300 kHz. Les sorties commandant les niveaux hauts et bassorit les separees arin d'etablir selon ses besoins, des temps de montée et descente différents l'un de l'autre. Le concepteur soucieux de consommer peu de courant au repos, appréciera le bon comportement du HV400

dans ce domaine: 50 µA maximum. L'une des applications du circuit réside dans la commande de MOSFETs au travers d'un transformateur d'isolement. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de fournir une tension auxiliaire au HV400 (figure 15c).

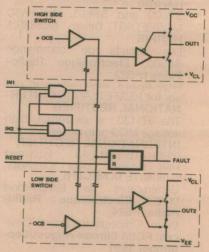


Figure 15 b

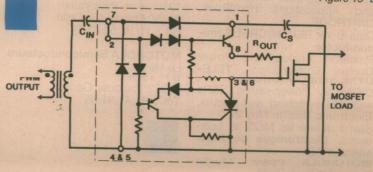


Figure 15 c

#### CONCLUSION

C'est avec HARRIS que s'achève ce tour a norizon des drivers de MOSFETs qui rassemble quelques douze fabricants de semiconducteurs. Bien entendu, malgré l'importante somme de documents étudiés, nous ne prétendons aucunement son exhaustivité, notamment sur les composants Japonais pour lesquels nous ne possédions aucune information.

Nous espérons que la présentation des caractéristiques générales de chaque composant vous guidera lors du choix de tel ou tel élément. La consultation du data-book constructeur vous permettra ensuite de concrétiser votre étude. L'auteur tient à remercier les nombreux professionnels qui ont indirectement collaboré à la rédaction de cet article, en fournissant documentations et explications, très souvent accompagnées d'échantillons.

Christophe BASSO

#### Bibliographie

Linear & Telecoms ICs for analog signal processing applications, HARRIS

SP600 and SP601 An HVIC MOSFET/IGT Driver, AN8829.1 **HARRIS** 

circuits de commande SP600, Electronique Radio-Plans nº523

High-Speed, High voltage IC driver for HEXFET. AN-978 INTER-NATIONAL RECTIFIER

The IR2130: a six-output, high voltage MOS gate driver, AN-985 INTERNATIONAL RECTIFIER IXBD4410/11/12/13 Half Bridge Driver Chipsets. SJ90537E IXYS Corp Generateurs de temps-mort

Electronique IXYS. Radio-Plans nº524

Driver Chipsets for Power Devices, PCIM Europe August/September 1991

Linear Integrated circuits Data and Applications Handbook, UNITRODE

Data-Book 1991, MICREL Semiconductor

Precision Analog and Power Control IC HandBook, TELE-DYNE SEMICONDUCTOR

DIONIOS, Power-Saving SSRS separate switching and control, **Electronic Design May 27** 

Savoir utiliser les MOS de puissance, Electronique de Puissance nº15

MOTOROLA Power Mosfet Tranciotor Data Book

Adresses des différents fabricants ou distributeurs :

NATIONAL SEMICONDUCTOR Centre d'affaires La Boursidière

Bâtiment Champagne, B.P. 90

92357 Le Plessis Robinson Tél.: (1) 40.94.88.88

#### SILICON GENERAL

6, avenue Charles de Gaulle 78152 Le Chesnay Tél.: (1) 39.54.91.13

SEMTECH France 17, avenue Marc Sangnier 92398 Villeneuve-la-Garenne Cedex Tél.: (1) 40.85.90.91

#### SILICONIX

Centre commercial de l'Echat Place de l'Europe 94019 Creteil Cedex Tél.: (1) 43.77.07.87

**HARRIS Semiconductor** 2, avenue de l'Europe

78140 Vélizy Villacoublay Tél.: (1) 34.65.40.00

#### **ABB-IXYS**

Dept Semiconducteurs 15, rue Sully 69153 Decines Charpieu Cedex Tél.: 72.05.40.20

TELEDYNE COMPONENTS

SCIENTECH 81, rue Pierre-Sémard 92320 Châtillon Tél.: (1) 49.65.27.50

#### UNITRODE

LINIDED ZI de la Bonde 1 bis, rue Marcel-Paul 91300 MASSY Tél.: (1) 69.20.03.64

DIONICS. MICREI Semiconductor

ISC France 28, rue de la Procession 92150 Suresnes Tél.: (1) 45.06.42.75

INTERNATIONAL-RECTIFIER 123, rue de Petit Vaux

91360 Epinay-sur-Orge Tél.: (1) 64.54.83.29

**MOTOROLA Semiconducteurs** Le Mirail

B.P. 1029 31023 Toulouse Cedex Tél.: 61.41.91.65



### Le fluide de synthèse au Téflon® 1041C KF

Siceront KF introduit un nouveau fluide de synthèse au Téflon® destiné à la lubrification des micro-mécanismes tels les axes

d'imprimantes. Le 1041C conditionné en aérosol, outre le fait qu'il est sans danger pour la couche d'ozone, présente un certain nombre d'avantages par rapport aux produits existants:

Il assure une lubrification de tres longue durée.

 N'est pas gras et lubrifie donc sans graisser.

- Ne laisse ni traces, ni dépôts.

Sèche très rapidement.

Est insoluble.

Il est de plus compatible avec rous les materiaux plastiques. Il ne blanchit ni n'attaque les différents types de plastiques, de caoutchoucs ou d'élastomères.

- Sa mise en œuvre est très sim-

Les autres caractéristiques de ce produit qui rendra les plus grands services dans la maintenance courante des périphériques micro-informatiques sont :

 Un point de fusion de 330 °C. - Une gamme de température d'utilisation allant de - 165 °C à

Un cœfficient de friction de 0,04.

- Une densité apparente de 0,5 à 0,6 kg/dm3. Pour de plus ample informations, contacter:

SICERONT KF 14, rue Ambroise-Croizat BP 28 - 95102 Argenteuil Cedex Tél. : (1) 34.11.20.00 Fax.: (1) 34.11.09.96



## LES MODULES EEE , C'EST FAIT POUR CEUX QUI ONT DE L'ARGENT A GAGNER. LES KITS, C'EST FAIT POUR CEUX QUI ONT DU TEMPS A PERDRE.

GARANTIE

Catalogue complet sur demande

Pour le prix d'un Kit, CEBEK vous offre un module testé, en ordre de marche, et GARANTI 2 ANS! Vous avez le choix parmi 100 références et huit types de modules. détecteur de lumière, alimentations stabilisées, , ampli, pré-amplis, vu-mètre, temporisateurs.

### **EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE**

#### PHOTOCELLULES I.R.

RJ - 1 : photocellule de barrière

RJ - 2 : photocellule de rainure Alimentation recommandée : FE - 2. 12 V. - 50 mA.

RJ - 3 : photocellule de réflexion Aumentation recommandée : FE - 2, 12 V. - 50 mA.

#### COMPTEURS

CD - 1 : compteur monoplaque jusqu'à 999 Visualisation avec 3 displays de 1/2 pouces (13,5 mm). Alimentation recommandée : FE - 2. 12 V. - 50 mA.

CD - 2 : compteur monoplaque jusqu'à 999 999 Visualisation augo 6 displays de 1/8 pouse (10,6 mm). Alimentation recommandée : FE - 2, 12 V, - 50 mA.

#### **CONTROLES INDUSTRIELS**

Alimentation recommandée : FE - 2. 12 V. - 50 mA.

I -41 : photocellule pour éclairage Alimentation 125 - 220 V. CA. Sortie par triac.

I - 6 : détecteur de niveau de liquides conducteurs Alimentation recommandée : FE - 2. 12 V. - 50 mA.

#### Détecteurs de température

8 : de -10° à 60° 81 : de 60° à 150°

Alimentation recommandée : FE - 2. 12 V. - 50 mA.

I - 9 : bascule électronique (FLIP-FLOP) Alimentation recommandée : FE - 2. 12 V. - 50 mA.

- 13de 250 watts	- 14de 500 watts
- 15de 1000 watts	- 16de 2000 watts

Circuit diac-triac à bas niveau d'histerisis et excellente

#### se pour moteurs C.A./220 V.

R = 8 : pour moteurs de 1/2 cheval (375 watts)

R - 9 : pour moteurs de 1 cheval (750 watts)

R - 10 : pour moteurs de 2 chevaux (1500 watts)

Régulation de la vitesse des moteurs à courant alternatif

R - 1 : pour moteurs de 6 à 16 volts - 1,5 A. R - 2 : pour moteurs de 18 à 24 volts - 1,5 A.

- 3 : pour moteurs de 6 à 16 volts - 3 A.

R - 4: pour moteurs de 18 à 24 volts - 3A.

ation de la vitesse des moteurs à courant continu.

				Minimian	IUIIS	Stabilisees and WV
F	E	1 1	1	de 5de 24	volts	FE - 2de 12 volts

.de 15 volts FE - 6.

FE - 11 .....de 12 volts de 24 volts

...de 5 volts FE - 13 ..... de 12 volts de 24 volts

..de 12 volts FE - 18.

...de 12 volts FE - 20 .... ...de 24 volts étrique 1 + 1 Amo

FE - 21 ....de 12 + 12 volts FE - 22 ....de 24 + 24 volts

FE - 23 : de 3 à 18 V. - 1 Amp. FE - 24 : de 3 à 24 V. - 2 Amp

#### **TEMPORISATEURS**

1 - 2 : de 2 minutes à 45 minutes

3 : de 30 minutes à 4 heures

Temps ajusté par potentiomètre.

Alimentation recommandée : FE - 2. 12 V. - 50 mA.

I - 18 : de 1 seconde à 3 minutes

Temps de travail ajusté par potentiomètre.

Alimentation 220 V. CA

I - 10 : de 0,3 seconde à 1 minute

I - 11 : de 50 secondes à 30 minutes I - 12 : de 20 minutes à 2,5 heures

Alimentation recommandée : FE - 2. 12 V. - 50 mA

#### Temporisateurs cycliques sortie triac - 220 V.

I - 22 : de 50 secondes à 30 minutes Alimentation 220 V. C.A.

I - 34 : de 2 secondes à 15 minutes

#### 33 : de 1 seconde à 3 minutes

Alimentation recommandée : FE - 2. 12 V. - 50 mA.

1 - 30 : de 1 seconde à 3 minutes

Alimentation recommandée : FE - 2. 12 V. - 50 mA.

#### Temporisateurs séquenciel sortie relais - 12 V.

I - 27 : de 2 temps ajustables de 1 seconde à 3 minutes 1 - 28 : de 2 temps ajustables de 2 à 45 min ion recommandée : FE - 2, 12 V. - 50 mA





CEBEK

ADS -16, rue d'Odessa 75014 PARIS -Tél. 43 21 56 94 43, rue Delambre 75014 PARIS - Tél. 43 22 05 93

ATOLL - 37, rue des Jacobins 63000 CLERMONT-FERRAND -Tél. 73 91 86 92 AUDIO ELECTRONIQUE - 106, rue d'Italie 73000 CHAMBERY -Tél. 79 85 02 63

AUGE - 97 bis, boulevard de Suisse 31200 TOULOUSE - Tél. 61 47 01 56 BHV SERVICE N°1 - 11, rue des Archives 75004 PARIS - Tél. 42 74 96 82

BERTET - 32, rue Paul Langevin 38130 ECHIROLLES - Tél. 76 22 65 95

CHEYNIS - 14, place du Temple 20200 MONTELIMAH - 161. 75 01 39 03

CIEC 36 -1, rue Paul Louis Courrier 36000 CHATEAUROUX - Tél. 54 22 80 07 COMALEC - 19, rue Félix Chautemps 73200 ALBERTVILLE - Tél. 79 32 02 18

CORATEL - 112, rue d'Allier 03000 MOULINS - Tél. 70 20 87 72

CORATEL - 33 ter.av. Colbert 58000 NEVERS - Tél. 86 57 28 02 13000 MARSEILLE - Tél. 91 78 34 94

DELGADO - 52, Bd Frédéric Mistral 11100 NARBONNE - Tél. 68 32 53 18 DILEC - 26, quai des Carrières 94270 CHARENTON - Tél. 43 78 58 33

E.E.C - 373, rue de Beauvais 60200 MARGNY LES COMPIEGNE Tél. 44 83 19 10

01000 BOURG EN BRESSE - Tél. 74 21 50 41 ELECTRONIQUE 33 - 91, quai de Bacalan 33300 BORDEAUX - Tél. 56 39 62 79

**ELECTRONIQUE LOISIRS 47** 47000 AGEN - Tél. 53 66 51 54 **ELECTRONIQUE LOISIRS** 

11-13, rue Beaurepaire 49100 ANGERS - Tél. 41 87 66 02 ELECTRON SHOP - 20-23, Av. de la République 63100 CLERMONT FERRAND - Tél. 73 91 12 89

36000 CHATEAUROUX - Tél. 54 27 69 18

INFOREMA - 40 bis, av. de Brogny 74000 ANNECY - Tél. 50 67 82 29

MAGNETIC FRANCE - 11, place de la Nation 75011 PARIS - Tél. 43 79 39 88

MEGAMOS -ZI de Mulhouse Ilizach 39, av de Belgique 68110 ILLZACH - Tél. 89 61 52 22 OM ELECTRONIQUE - 22 THE Incart Pay

**OUEST ELEC.** - RN 192 - 80, Bd Ch. de Gaulle 92700 COLOMBES - Tél. 47 84 51 96

P.E.I - 11, rue Le Gobien 35400 SAINT MALO - Tél.99 40 15 00

PERLOR RADIO - 25, rue Hérold 75001 PARIS - Tél. 42 36 65 50

RADIO ELECTRONIQUE - 62, av. de Chabeuil 26000 VALENCE - Tél.75 55 09 97 75010 PARIS CEDEX - Tél.40 35 70 50

RADIO SIM -18, place Jacquard 42000 ST ETIENNE - Tél. 77 32 74 62

RADIO TELEC - Passage Guérin 30000 NIMES - Tél. 66 67 67 05

SD ELECTRONIQUE - 252, rue de Périgueux 16000 ANGOULEME - Tél. 45 95 23 44

SEILLIER ELECTRONIQUE -10, rue Folkestone 62200 BOLII OGNE S/MER - Tál 21 21 61 02 SERVICE 30 -15, av. Léon Blum 30200 BAGNOLS S/CEZE - Tél. 66 89 30 89

TOUT POUR LA RADIO - 66, Cours Lafayette 69003 LYON - Tél. 78 60 26 23 TOUTRONIC - 27, route d'Avesnes 59720 LOUVROIL - Tél. 27 65 11 45

LE DEPOT ELECTRONIQUE

agent général France BP 5 - 84470 CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE - Télex : 431 614 F - **Tél. : 90 22 22 40** 



### Kit de démarrage à faible coût pour microcontrôleurs d'entrée de gamme

permettant de programmer les microcontrôleurs) et un câble plat pour raccordement au PC sur le port d'imprimante. Le logiciel (jeu de trois disquettes) est constitué d'un assembleur, d'un éditeur de liens, d'un simulateur et de l'interface permettant de commander le système de programmation de base. S'ajoutent à cet ensemble plusieurs modulogiciels d'application, accompagnés de leur documentation. Ces programmes peuvent ôtro oopiés ou reliés dans le luyiciel d'application de l'utilisateur.

Les microcontrôleurs ST6210 et ST6215 sont tout particulièrement destinés aux applications industrielles, automobiles grand public pour lesquelles les coûts et la surface des cartes électroniques doivent être aussi réduits que possible. Ces deux processeurs comportent un cœur ST62XX de dernière génération, une mémoire vive de 64 octets pour le stockage des donnéco, un temporisaleur 8 bils avec pré-échelle de comptage programmable à 7 bits, un temporisateur/chien de garde, un convertisseur A/N 8 bits comprenant jusqu'à 8 ou 16 entrées analogiques respectivement sur les modòloc ST6210 ot CT0215, ainsi que des ports ROM, RAM et E/S numériques. Les deux modèles sont également dotés d'une mémoire programme EPROM de 2 ko effaçable par UV. Des versions OTP et ROM masquiée cont également diepo nibles.

Présenté en boîtier 20 broches, le ST6210 comprend 12 voies d'entrée/sortie entièrement programmables, pouvant être individuellement configurées sous contrôle logiciel en entrées numériques avec ou sans résistance de rappel interne, en entrées génératrices d'interruption avec résistance de rappel en sortie push-pull ou en drain ouvert. De plus, il est possible de configurer jusqu'à huit voies d'E/ S en entrée sur le CAN à 8 voies. Le modele 516215 à 28 broches dispose de huit voies d'E/S supplémentaires qui peuvent également absorber 10 mA pour commander directement des diodes électroluminescentes.

Le cœur de processeur ST62XX est doté d'un jeu d'Instructions performant et d'une pile matérielle à six niveaux permettant de traiter les interruptions et les appels de sous-programmes en utilisant au minimum les ressources mémoire. Cinq interruptions voctoricóco cont dont une pseudo-NMI. Ces deux produits fonctionnent dans la gamme de tensions d'alimentation comprise entre 3 et 6 V. ce qui supprime l'utilisation d'un régulateur 5 V. Enfin, ces dispositife disposant do modos basso puissance Attente (Wait) et Arrêt (Stop).

SGS-THOMSON Microelectronics 7, avenue Galliéni 94253 GENTILLY Cedex Tél.: (1) 47.40.70.21 Fax: (1) 47.40.79.24

SGS-THOMSON Microelectronics présente un kit d'introduction à l'utilisation de ses microcontrôleurs 8 bits ST6210 et ST6215. Conçu pour ordinateurs PC/AT ou compatibles, ce kit se compose de quatra microcontrôleurs à base d'EPROM, ainsi que du matériel, du logiciel et de la documentation nécessaires au développement et à l'évaluation d'applications simples.

La partie "matériel" comprend un système de programmation de base (il s'agit d'une petite carte



302, rue des Pyrénées - 75020 PARIS Tél. : (1) 43 40 32 20 Fax : (1) 43.49.42.91

VENTE PAR CORRESPONDANCE:

Pas de minimum

1 Kg = +15 F de port - de 1 à 3 Kg = +30 F de port
FRANCE METROPOLITAINE



#### **TESTMATE 810**

4000 points 33/4 digits. Voltmètre continu/alternatif alternatif. Ohmètre. Capacimètre. Testeur de TTL. Touche HOLD.

PRIX

#### LOT INITIATION AU CIRCUIT IMPRIME

tepus piesenisiumes S+ 100/160 ClF + 1/2 litre de perchir de fer +1 feuille de transfert mécanorma (filets) +1 feuille de transfert mécanorma (pastille) +1 sachet pour 1 litre de révélateur positir +1 stylo marqueur +1 notice d'initiation à la réalisation de circuit imprimé + mini perceuse +2 clés +2 mandrins +1 lorêt 0,8 mm et 1 de 1,2 mm +1 ampoule de 250 W pour insoler les C.l.

Prix: 229 F+25Fdeport

#### LOT DE SOUDURE

1 fer JBC 30 W + panne longue durée, 1 pompe à dessouder, 1 support de fer avec éponge, 1 bobine soudure 50 gr.

245F + 25 F port

TOUTE LA GAMME DES MULTIMETRES CIRKIT EST DISPONIBLE

PROMOTIONS DU MOIS 22,00

CD 4060

12.50 CD 4066 CD 4067 NE 555

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA		The same of											
5521 47,701 7130 25.001 312	M	P	0 5	A	N I	5	J	A P	0	N	AI	S	
AN 592 47,70 7130 25,00 312 50,00 120 512 51,00 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512	25,00   25,00	HA  24 33.00  25 30.00  26 0.00  26 0.00  27 30 0.00  28 0.00  29 30 0.00  29 30 0.00  29 30 0.00  29 30 0.00  29 30 0.00  29 30 0.00  29 30 0.00  29 30 0.00  20 0.0	11718 110,00 1 11724 140,00 2 11738 290,00 2 11738 290,00 2 11738 290,00 2 11744 120,00 2 11746 120,00 2 11746 120,00 2 11890 130,00 3 11897 170,00 2 11890 130,00 3 12010 45,00 3 12010 45,00 3 13118 82,00 3 13118 82,00 3 13118 82,00 3 13118 84,00 3 13118	229 15.00 4 50 30.00 45.00 50 30.00 45.00 50 30.00 45.00 60 20 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 60 20 60 20 60 20 20 60	1445 22,00 1446 22,00 1446 22,00 1460 23,00 1460 23,00 1475 40,00 1475 40,00 1475 40,00 1475 40,00 1475 40,00 1475 40,00 1475 50,00 1475 40,00	STK   2030 2030 2000	130,00 150,00 171,00 100,00 120,00 166,00	165,00 707,228,00 707,		25,00 20,00 40,00 15,00 40,00 18,00 40,00 15,00 18,00 15,00 29,00 29,00 25,00 22,00 22,00 35,00 35,00	7640 15,00 107 7655 24,00 107 7656 45,00 107 7666 45,00 107 7666 56,00 107 7667 46,00 107 7668 16,00 107 7668 16,00 107 7669 96,00 107 7690 97,00 107 7690 9	24 12,00 656 12,00 657 12,00 657 12,00 657 12,00 657 12,00 657 12,00 658 12,	9.00 977 3.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

PLUS DE 500 NOUVELLES RÉFÉRENCES EN STOCK

## **ENFIN!** LE PLUS GRAND CHOIX de COFFRETS DIN disponibles





2, rue Laiton 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE Tél.: 64.41.70.65

Fax: 64.41.19.90 FRANCE

Pour recevoir gratuitement notre catalogue de + do 300 pages sur l'ensemble de notre gamme :

- Armoires
- Coffrets 19"
- Coffrets de table
- Bacs faces avant
- Tiroirs
- Boîtiers

Retourner le bon à découper ci-dessous à : APRA NORM 2, rue Laiton - 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE

NOM: ..... PRENOM: ...

Souhaite recevoir le catalogue APRA NORM.

### Une nouvelle entité en distribution: DIMACEL COMPOSANTS



Dimacel et CGE COMPOSANTS ont fusionné en fin d'année dernière pour constituer Dimacel Composants.

Cette nouvelle société au capital de 34 508 500 F reprend l'ensemble des activités des deux sociétés et est sise: 11, rue Jeanne d'Asnières - BP 280 -92113 Clichy Cedex.



Parmi les marques représentées par Dimacel Composants, citons le leader des composants céramique, MURATA, qui proposo une gamme accrue de résonateurs Ceralock permettant de couvrir l'ensemble des besoins de l'industrie électronique grand public ou professionnelle.

Le Ceralock est inductif entre les fréquences de résonance et d'anti-résonance et nécessite donc l'adjonction de deux capacités de charge pour constituer un circuit oscillant. La gamme de fréquences couvertes par les produits MURATA va de 190 kHz à 30 MHz cane diccontinuitó ot en 2 familles : CSB et CSA.

Les CSA qui présentent en mode de vibration en épaisseur seront utilisées avec les circuits logi-

ques LSTTL, MOS et HCMOS. Les CSB (jusqu'à 1250 kHz) utilisent un mode de vibration de ourface qui les prédispusent aux applications microprocesseur 4 bits, OL à 455 kHz, télécommande IR etc...


Signalons une série CSU/CST qui intègre les capacités de charge pour une exploitation emplifiée entre 450 et 500 kl lz (CSU) et 1,8 à 19,99 MHz (CST). Rappelons qu'en outre MURATA offre un vaste choix de filtres céramique et de filtres à ondes de surface (SAW).

DIMAGEL COMPOSANTS

11, rue Jeanne d'Asnières BP 280 - 92113 Clichy Cedex

Tél.: (1) 40.87.70.00 Fax: (1) 47.30.37.55
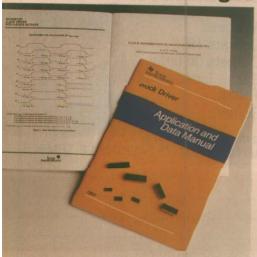
### Manuel d'applications techniques TI sur les drivers d'horloges



Texas Instruments vient d'éditer un ouvrage de 64 pages, intitulé "Clock Driver Application and Data Manual", rassemblant tou-tes les fiches techniques de TI sur ses drivers d'horloges. Ce manuel contient également une note d'application décrivant tous les paramètres (tels que l'"output-skew" ou le "process-skew", par exemple) attachés à ces composants. Oc manuel est un outil très précieux pour les concepteurs, leur permettant d'optimiser leurs designs de systèmes d'horloge.

Les drivers d'horloges gèrent avec précision la temporisation dane doe applications mellant en œuvre des fréquences très élevées. A de telles fréquences les temps de propagation et les incertitudes associées à la génération des signaux d'horloge et à leur distribution dans un systèmo, constituent des facteurs extrêmement critiques au niveau

de la détermination de la performance générale du système et de sa fiabilité.

Le "Clock Driver Application and Data Manual" de TI est un ouvrage de présentation générale permettant aux concepteurs de trouver rapidement des solutions à leurs problèmes de conception, lorsqu'ils travaillent dans des environnements parti-cullerement délicats.

#### **TEXAS INSTRUMENTS**

78141 Vélizy Villacoublay cedex, Tél. (1) 30.70.10.01



# Trois nouveaux DSO dans la famille TDS TEKTRO

La famille TDS de TEKTRONIX s'enrichit de trois nouveaux apparoile élaborés solon les mêmes concepts de base que les TDS 400 et 500 introduits l'année dernière, à savoir :

- une utilisation intuitive,
- des caractéristiques de déclenchement étentues.
- une acquisition hautes performances.

D'un appareil à l'autre, dans cette famille, seule la carte d'acquisition change, ce qui autorise une meilleure productivité et explique en partie les prix, très attractirs, auxqueis les nouveaux IDS 620, 640 et TDS 820 sont proposés (99 900 F HT et 159 900 F HT respectivement), eu égard à leurs performances.

Les TDS 620 (2 voies) et 640 (4 voies) échantillonnent à 2 Gech/s et disposent d'une bande passante analogique d'entrée de 500 MHz. Avec de telles caractéristiques il n'est pas nécessaire de suréchantillonner, ce qui veut dire que les signaux aux limites de la bande peuvent être acquis en monocoup.

Avec une sensibilité de 1 mV (sur toute la bande), une résolution de 8 bits en vertical (précision préampli de 1,5 %) et un déclenchement très sophistiqué, ils s'avèrent des outils idéaux pour la conception et la mise au point de systèmes numériques rapides.

Ajoutons à cela que les TDS 6XX sont livrés avec des sondes actives (P 6205) à FET qui présentent une charge capacitive inférieure a 2 pF (Ze = 1 M $\Omega$ ) pour une pleine bande de 750 MHz (compatible donc avec les 500 MHz des scopes). De la sorte des transitoires extrêmement rapides





peuvent être représentés sans dégradation. Ces sondes sont alimentées et controlées via l'interface TEKPROBE qui entourent l'entrée BNC de chaque voie.

La longueur d'enregistrement maximale de 2000 points (2 K mots) permet d'acquérir l'équivalent de quatre écrans et sera appréciée sur des trames numériques rapides.

Enfin, le déclenchement peut s'effectuer sur des parasites de 2 ns, dans une fenêtre prédéterminée pour mettre en évidence des etats metastables, sur une combinaison logique, sur un mot ou un état avec bien entendu toutes les possibilités de pré et post-déclenchement.

Un grand nombre de fonctions de traitement de signal (dues à un processeur spécifique baptise TRISTAR et commun à tous les oscilloscopes TDS) est supporté: moyennage rapide, interpolation sin x/x, calculs mathématiques sur les signaux...

Le TDS 820 quant à lui a été spécifiquement étudié pour la caractérisation des composants haute fréquence et la maintenance des systèmes de télécommunication.

Dans cette optique il s'agit d'un deux voies offrant 6 GHz de hande passante par voie, et qui grâce à une grande résolution temporelle - 0,4 ps! - pourra remplacer des systèmes de mesure jusqu'à présent uniquement rencontrés en laboratoire.

Contrairement au TDS 620 et 640, le 820 exploite une base de temps séquentielle et fonctionne en temps équivalent. Il sera donc dédié aux signaux répétitifs ultrarapides (cas en test et en telecom).

Sa sensibilité d'entrée de 2 mV (sur toute la bande) et sa récolution verticale de 14 bits (préci-


sion verticale de 0,7 %) garantio sent grande précision et répétabilité des mesures, ce qui est essentiel dans les domaines évoqués plus haut.

Une commande de "Hold off" définisable par l'utilisateur assure un affichage très stable sur des salves d'impulsions répétifives.

Tout comme les autres TDS, l'architecture multi-processeurs (un 68020, le processeur TRISTAR et un processeur d'affichage) permet de travailler en mode enveloppe, de faire du test sur gabarit, d'automatiser 24 mesures, de faire du moyennage pour l'extraction du bruit et d'opérer des traitements mathématiques sur les signaux.

La connectique d'entrée est du type SMA, ce qui est logique dans ce domaine fréquentiel, mais TEKTRONIX propose un adaptateur TEKPROBE qui permet d'utiliser la sonde active 1 GHz, P 6206.

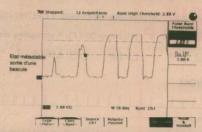Les TDS sont totalement progarimables IEEE 4882, et permettent de travailler directement avec des imprimantes de différents formats dont Postscript.



Mise en évidence d'un état métastable sur une bascule avec le TDS 620.

#### **TEKTRONIX**

Z.A. de Courtabœuf BP 13 01041 Loo Ulio Codex Tél. : (1) 69.86.81.81

# -DILEC Services NOUVEAU

à Montparnasse au 37 rue de la Gaité **Pour Public et Professionnels** 

ervice de conception et réalisation d'un mylar à partir d'un schéma de principe sur matériel performant en CAO (délais nous consulter).

ervice de réalisation de circuits imprimés à partir de revues, mylars ou disquettes.

ruice traceur à votre disposition

Service de programmation et duplication d'EPROM, de microcontrôleurs, de PAL


DILEC 37, rue de la Gaité, 75014 PARIS -Tél. : (1) 43.27.83.56 - Fax : (1) 43.27.75.30 Métro : Edgar Quinet-Gaité ou Montparnasse - Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h sans interruptic

SAT-TV · SAT-TV
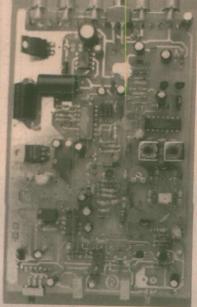
## SAARPARAB SAT MODULE DEMODULATEUR E 600

FORMAT EUROCARD 160 x 100 FREQUENCE: 950 -1750 MHZ UTILISATION: CAMPING - INSTALLATEUR - DEMODULATEUR ATV AUDIO PROGRAMMABLE: 5-8,5 MHZ 13,8 VOLT DC 200mA





## **INFORMATION CONTRE 3 TIMBRES A 2,30 F**

L.S.C. SARL 46 RUE DE LA MONTAGNE r-57520 GROSDLIEUERS I HUFF • 1el.: 87 09 08 67 • Fax: 87 09 08 76

SAT-TV - SAT-TV

# PG distribution

Le nouveau catalogue du Comptoir du Languedes

+ de 150 pages - Mis à jour - L'Outil du Professionnel Franco: 60,00 F - Avec commande ou sur place: 40,00 F

## Le Colis promotionnel

de 3300 composante álasteoriques romécaniques neufs. Composants actifs et s. dassés par familles et panachés en valeurs. Résis. 1/4 W, 1/2 W, 1 W, 2 W, 5 W et ajustables (8 pochettes)
- Cond. Mylars - Styro - Micas - Chimique Tantale (10 pochettes)

00 - Circuits intégrés - boîtier dual (4 réglettes) 35 - Inters et inverseurs (2 pochettes) 10 - Relais 48 V

SUK PLACE PLACE 150,00 (Poids du colis : 6 kg)

## Les Meilleures

	INFORMATIQUE
	Alimentation à découpage
	Marque Astec en coffrei réf. 11800 +5 V 5 5 A +12 V 0 4A -12 V 0 15 A
	+5 V 5,5 A +12 V 0,4A, -12 V 0,15 A
	+5V 6,5A, +12V 1A, +12V 2,35A, -12V 0,3A 70,00 Alimentation de démontage, ayant peu fonctionné.
	our un seul chassis - Deux alim, avec schema
	N° 1 avec transformateur + 24 V 1,5 A continus ;
	N° 2 à découpage + 5V 6 Å, - 15V 1 Å, +15V 1Å, -5 V 1Å, nter OFF-ON - FUSE - Socie secteur 3 poles -
86	olds 3 kg - en solde
	Moteur pas à pas - Axe 6 mm Type 1 - 48 pas - 12V - en solde
ж.	type 2 - 200 - pas - special Monov - 60 An no
	Magnétophone à cassette. le teur enregistreur audio.
	commande à distance, alim pilles (5 R6) et secteur (220 V),

SAT-TV

SAT-TV

SAT-TV · SAT-TV

SAT-TV .

- C	00	me	e i			
Cellule p	hoto-rés	istante			and a	5.00
1.L.S. 1 co	ontact long	ueur 20 m	m + aimo	inf		5.00
Infra Ro	uge, émet	teur + réce	pleur			4.00
Sirene B	UZZET, SOI	n fe upip n	uissant h	offier me	tal earti	as file
23 40 m	m, 24 Y, h	WINDS HERE	Duritt di	10 Y		U,UU
Ø 30 m	m, 12 V al	ł				6,00
_ 60 30 m	n, 6 V					5,00
Inermos	tat Electr	onique d	Triac, pu	rissance	max. 21	W.
Ensemble i	nonté sur r	radiateur e	n U 50 V	V		
100 x 50:	40 mm. I	Livré avec	schéma e	potentio	1	5.00

Commutateur d'Antenne, 3 positions dont une centrale
commissioned a Amerine, 3 positions dont une centrale
neutre. Une entree. 2 sorties Fiche SO239, 2 v 50 0
neutre. Une entrée, 2 sorties, Fiche SO239 - 2 x 50 Ω
Catalogue 320 OO F on colde
22,00
Filtre anti-parasite T.V., Special C.B. Fiche SO239
Boilier metal - Prix catalogue 300,00 F en solde
25,00 ren solde
Cond. Pro (dif au papier), boîtier alu étanche, sorties isolées
2MF 660V - USA
2,30

<b>Tourne-disque</b> , 12 V - Deux vitesses 33 - 45 tours. Ø du ploteau : 21 cm. Centreur 45 tours. Cellule stéréc	
Ampli, module ampli, sur circuit avec TRA 800	35,00
4 walts, livré avec schéma	10,00
Adaptateur, pour deux casques en coffret, inter arrêt marche potentio, socie Jacks. Files et fiches de raccorde étaient vendu 55 F. en solde	et ment

## Les affaires du mais

V V	
Chimique Axial 100 MF 350V/400V 2,00 Chimique Radial 1500 MF 50/60V 1,00 Chimique Radial 1000 MF 100/120V 1,20	Relais Européen 12V - 4RT
Chimique Kadial 2200 MF/35V	20 valeurs de 10
Chimique Radial 4700 MF/40V 1,00 Triac non isolé - 25A - 400V 4,00	[1, 2, 3 touches] 10 00
Detecteur à ettet HALL - Siemens SAS 221 1 00	Pochette d'accessoires (fiches, prises, supports, connecteurs) 100 pièces
Relais miniature 5V par 5,08 mm - 1 circuit contact 2A	Fillre secteur blinde IA - 250V
	Filtre secteur blindé 10A - 250V
Alimentation en boîtier - Input 220V - Fusible ver	
N° 1 - Output - 12V DC 0,5 A	
Coffret plastique - 85 x 55 x 35 mm bleu pétrole	480,00 f) en solde avec schéma
Intérieur rainuré - Conditionné sous film plastique, p	par 5
Afficheur, 7,65 mm CC = TIL 313	0.00
Afficheur, 7,65 mm CC = TIL 313 Optocoupleur Texas TIL 112	2,00 1,00
	1,00

## Veute par Correspondance Paiement par chèque, par mandat ou carte bleve lindiquer n et date de

52,00	Industrie - Administrations - Enseignement : Livraison avec bon de commande. Port facturé à notre prix de revient.
	52,00

26 à 30, rue du Languodos - 31000 TOULOUSE Tél. 61 52 06 21 - Télécopie : 61 25 90 28

## **Nouveaux circuits** intégrés pour réception du son TV satellite FSS

La variété des normes utilisées pour la transmission du son par les satellites fixes de Télécommunication (Fixed Service Satellite ou FSS) tels que Télécom, Futeleat, Inteleat ou Aetra com pliquent singulièrement la réalisation de la section son d'un récepteur TV satellite.

Ceux-ci utilisent en effet plusieurs porteuses FM (5,5 à 8,5 MHz), dont les excursions FM (± 50 à ± 150 kHz) et les préaccentuations (50 µs, J17, dynamique) sont variables d'un satellite à l'autre, voire d'un programme à l'autre sur le même satellite..

De ce fait, la réalisation d'un FSS multisatellite récepteur nécessite pratiquement accord continu entre 5.5 et 8.5 MHz et des commutations complexes.

Sur le seul satellite ASTRA par exemple, on trouve à 6,5 MHz une voie principale mono à large bande (± 85 kHz) avec préaccentuation fixe (50 µs) et jusqu'à 8 porteuses auxiliaires à bande étroite (± 50 kHz), au pas de 180 kHz entre 7,02 et 8,28 MHz, dotées d'une préaccentuation adaptative (système Wegener PANDA 1).

Afin de simplifier la réalisation de ces récepteurs, tout en améliorant leurs performances audio, PHILIPS Semiconductors introduit trois nouveaux circuits spécifiques à ces fonctions : Les TDA8710 ot 8741, démodulateurs avec réducteurs de bruit et le TDA8735, synthétiseur de fréquence optimisé pour ces applications, en combinaison avec l'oscillateur-mélangeur NE612A bien connu.

Le TDAR740 pet doctinó à la démodulation directe en bande de base des voies son FM multiples (p. ex. ASTRA)

Fonctions du TDA8740 (bloc diagramme figure 1)

1 limiteur-démodulateur "principal" à PII fonctionnant entre 5,5 et 7,5 ou entre 10,0 et 11,5 MHz avec une désaccentuation fixe (déterminée par composants externes).

limiteurs-démodulateurs auxiliaires à PLL fonctionnant sans règlage entre 6.0 et 8,5 MHz, chacun suivi d'un circuit réducteur de bruit adaptatif

(expanseur dynamique),
- 2 commutateurs pour filtres céramique à 4 entrées adaptées (Zi =330 Ω) précèdent ces deux démodulateurs afin de pouvoir sélectionner un couple de porteuses audio,

- circuit de commutation en sortle permettant d'alguller les signaux démodulés (mono, stéréo ou multilingues) ainsi que ceux d'une entrée externe (D2MAC par exemple) vers la sortie stéréo, avec fonction "mute" des sorties stéréo et

La figure 1 permet en outre d'apprécier la simplicité du schéma d'application du TDA8740.

Le TDA8741 (bloc diagramme figure 2) est destiné à la démodulation après changement de fréquence (accord par synthèse de fréquence). Il comprend les mêmes fonctions que TDA8740, à l'exception des commutateurs de filtres céramique d'entrée, et des deux limiteurs/démodulateurs roe" qui fonctionnont do 10,0 à 11,5 MHz (p. ex. l'un à 10,7 et l'autre à 10,52 MHz).

Le démodulateur "principal" est commutable, comme sur TDA8740, entre 5,5...7,5 10,0...11,5 MHz.

Les TDA8740, 8741 fonctionnent entre 8 et 13.2 V et se présentent en boîtier "shrink DIL" 42 bro-


Le TDA8735 est un synthétiseur de fréquence commandé par bus I2C fonctionnant de 512 kHz à 30 MHz par pas de 1, 10 ou 25 kHz à partir d'un occillatour à quartz de 4 MHz intégré.


C'est un dérivé du synthétiseur radio AM/FM TSA6057, largement utilisé dans les récepteurs satellite, dont la section FM a été retirée pour en optimiser le coût. Il oct dono compatible en brochage et logiciel avec la section AM de ce circuit, et possède comme lui une sortie logique contrôlée par le bus I2C.

Il fonctionne sous 5 V et se présente en boîtier DIL 16 broches. Delon les exigences du canier des charges (écart fixe ou variable entre les porteuses stéréo), on utilisera un ou deux synthétiseurs TDA8735 et oscillateursmélangeurs NE612A avec le TDA8741.

**Philips Composants** 117, quai du Président Roosevelt BP 75

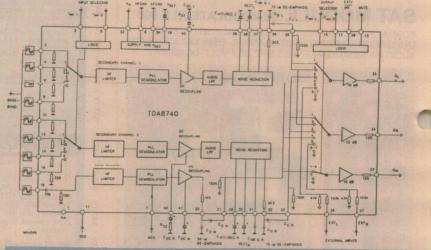92134 Issy-les-Moulineaux Cedex Tél.: (1) 40.93.80.00



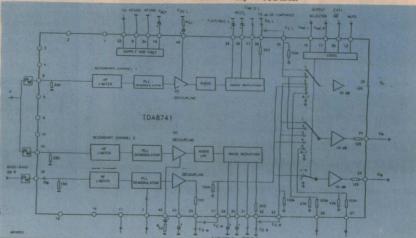

# MAGNETIC - FRANCE 11, Place de la NATION, 75011 PARIS Télex : 216 328F - FAX: (1) 43 79 65 47 Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30-14 h à 19 h Fermé le lundi

	- 100			MINES-II										
POWER PROPERTY.	480		.SF ACTION.	.13F 565CH 567CH	. 20F	900	9F 416E	OF SAA109984	F RFFACE OF	1893	4F 338	2P 173 3P 178	7F 6331	ar 30934
02	2F	27	4F 74ALS	709CW14.	78	13F 910 940E	.15F .17F ZNA							
5F 05	4F	30	.4F ALSO3	6F 733CW	.11F RD	4500	.83F 2342	TLC1541.103	F 276445	P 2369	4F 416C	4F 235	4F 95304	92
7F 11	4P	33	.SF ALS86	748CH	.11F 5106	111F 5550	.65F M	UVC3130.2811	F 2751290	F 2904	3F 516	AF 2550	SF 96208	2F 5049
11F 30	5F	38	-4F 74AS	1037m	.66F S108	ZEZF TDA	8032AH	2F ESOAPIO281	- ANDERSON	2905	3F 546B	2F 259	69 914	7F 5098
4F 74	5P	42	.6F AS02	6F 1496W	5F S	1008	.38F EF6802P	9F 880ASIO541 5F 8842588771 6F 8842688481		2906P	4F 547C	2F 260 2F 273 2F 306	39 .7	5231-11
3F 86	4P	51	- 27 (B.285.8)	1976	150F 50242				F 7805 8	3053	5F 549B	2F 321B	3P 3102	
5F 151.	4F	55	.5F 1537	1893W			.17F BF79103		78068 78088	F 3440		2F 423		1130159
5F 153.	12F	73	.5F 1537A	1897H		81P 1524	.28F BSS7044	OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF	781010	F 38668 1		.ZF  451	1F 80265 2F 90121	5F 719VX32
4P 161.	8P	75	.6F	2907W14.	43F 1043SMD.	.96F 1578	.33F HD63B03.10 .38F MAB8031 .24F MB3773P	3P ROM	7812CK25 78158	F 3819		2F 457	7F 100121	1F 14100A.
7F 163.	10F	78	.57	2917W14.	.53F 1064	.53F 2002	.14F 1468056	5F ES8561 90F	7824 81	F 4037	F 560B	49 470	6F 295512 5F 300030	2F L4102A.
5F 166.	6F	86	14F 536AJD3 .6F 636JH2 .4F 711CJ	47F 3302W	27F 3049 11F 5231	100F 2004 131F 2005	27F 68705P3.12	2F 858597490F	78GU1C251	P 4402	F 640	-3F 471	5F 450249	P DE
5F 241.	6P	90	.5F 712CJ	36P 3914W	38F 5246	2318 2010				F15401	P 9470 Chan		6F 1500342 3F 1500445	F 113C218
5F 245.	97	92	AMP	13700W	345 3530	191F 2030	21F R6502P5	3F ESS7214 - 2512	78L0971	562921	P 880	. 6F   509 5	M.TR	113C241 113C781
4F 390.	8F	96	SF AMPOL1	LS	SAB	2088	44F 80C45112	IF EAROM	78P05 2501	5 5 6 9 0		/37	295510 3P 30559	W 111 2 2 2 2 4 A
	10F	109	SP	204CB		.38F 2595	14F 880ACPU2 40F 88447830 22F UP87488 15	SP SDA2006 . 85P	REG+1A591	602954	F 131	14F 7627	MPF	301KW01 301KW03
122F 682	29F	14	5F CA		34F 602 54F 3210	.48F 3310	22F μP8748H.15 25F μP8751H.45 31F μP87C51H34	DRAM	7905 AV	605142	F 135	.3F 2474	F 201 19	F 707VXA42
5F 4016.	97	24	6P	LT	SAE	3505	967 557	MSK416463F	7912	652024	F 139	.4F 9395 .3F 256C6 .4F 90011	MDCA	707VXT.
5F 4017.				35F 1007CP 14F 1028CM1	49F 0700	3571 3810	50F 45F	D4168C15.50F	79159F		233	.7F 9616	P 063	F 85ACS
6F 4046.	13F 1	32	6F 3140E		SAS	4050	27F 51F 74L51813	51100072F	79GU1C25F	1095 63		.5P		
4F 4060.	1R4F 1	37	8F 3240E	16F 105B1	737		42F ADC08044	P 2114 489	79100	121673	239C	OF DEC	09	P DIOMA
6F 4518.	10F 1	39	6P DDV	9572	SOF SDA	4431	28F ADC816C.276	F 748111F	79L158F ICL766028F	2238271	2410	9F 65201	F 7031	E526H73
	13F 1	481	1F 0F 2252	ATOJPH1	72F 2014 02F 2114	60F 4565	DOF   ADC0820.22	F DM6264 479	TCT 8211 200	2303631	244B	7F 36 400	MPSL	8526H75
6F 74H	CT i	53	77 21507		2124	60F 5660	21F AV31015 5	P CY7C1285.98F	L165V27F	2SJ	245C1 262C	4F 91101	0151 5161	E526H78
5F 00	4-1	541	2F FX	232CPE	OF SL	7010	A13091085	P 43256C 70W	L20415F	50831	441	SF BFT	MPSU	EAC6400
18F 03	3F 1	57	8F 003QC59 5F 224J44	2P 100883035	7F 440	43F 8440	OF COM8126.122 OF CA3162E62	P D510128P	L4805CV23F	2SK	6492	5F 66 489	0592	KAC586
3F 08	4F 1	602	SF 30925	OF MC	5412	14F TDE	CDP185475	HEF4720V.75F 6264CMS 40P HM611659F		135832	652	7F BFW	52147	KAM3335.
4F 14	5F 1	622	7F 629B1			93F 40615				AC	6781	OF 92 2m	MRF	KEW4028. KXW4172.
5F 32	3F 16	516	P HA	1495L5	6F 6310	308		MS6225670F		1255F	683	7F BFX	90122F 23753F	TE32696
4F 74	4F 16	816	F 3-24257	79 336149 3	OF D	50F 10027 10104	3F DACOR31 104				711	2F 8910F	475120F	-
3F 85	9F 17	01	F 5195-520	7F 3456P 1	OF 5868	20251 55006	9F BF6821P 21	2716	LM317K38F LM317T10F LM323E33F	1805F	895	SF BFY		Share
4F   93	9F   17	47	7	MIX	SN SN	56202 56305	SP EPGOSON 15	273271F	LM325H 65F	AD	912	77 90177	18570F 30458F	1500 0ws
SP 123	4F 17	57	F 4750VP 280				EF9345P.100	2764/21V.53F	LM334E15F	1399F	5221	BS BS	40471F 78558F	470Ω 0w5. 1KΩ 0w5. 1KΩ5 0w5.
:38F 125:::	:::: 27 13	3	P 4764	0F Q600213 IF W806A488	OF OU	0611	ICM7170.165	2712852F	LM337K 51P	BC BC	BDU	1706F	TIP	2KD2 0w5
.20F   139	6F 19	57	ICL	MALLINE TO B	41P2	0641	OF L87060 3031		LM337T17F	107C3F	64C25	BU BU	29C7F 30C7F	22KΩ 0w5.
6F   151	5F 19	720	7106CPL55	w MT	SP SP	074	6F MC1408F 351			****************	BDW	126209		
153	16F 24	07	7107CPL70	7 970		08110 08210	F 3486 201	888568112F L	M723CH6F	141-164P		2262	33C20F	150 1W
or   161	5F 24	2131	7139CPL. 252	P 929 90	F 866563	7F TLC	MCCOASD 1459	868572112F L 868574112F L	M3524W15F	1445F	94C8	F 40812F 426A16F		STON
.15P 163	5F 24	101	8048CCF.440	P MM	875556	5F 271CP 10	MC14499.100F	ESS5944.127F M	C1403U. 35F	161-164F	BDX	BUA		807K25
9F 165	6F 24	91	ICM	5320053		5F 27212 0F 555CP9		BBB3764.112F R	C419529F   1	78B 3P	110			G-7-14
6F 221	8P 25	71	7218CIJ.113	-	BEAAN	2201CP36	F MW3004 2119	E586044.112F T	AA550 5F 1	84C2P	65B24	BUE	VHSSAF25F	BFU455K
.19F 240	9F 258		7210813.264	A STATE OF THE PARTY OF	SSI	2652ACP65	MM3011735F	ESS6064.179F TI	L317CP7F 2	3782F	67B251	7 11A14F	ST. PRINCETO	CDA5M5 CSB400 CSB503B
.7F 244	6F 260	69	75557DA 151	MIT	20C90180 202P176	)F	PCF857447F	EEPROM 77	149721F 2	39B2P	77	8069F	BS4:400mm de	CS8560 OFW3201
. /E Z/3	9F   266	12P	7556231	500 52	SSM	26724	P PCF859183F PM7524H45F PM7548HP179F	C2864A . 616P	2400B30F 2	50 4F 1	7881 87C181 88C201	IRF :	Toutes dispo	SFD455B
79 374	8F 275	397	0 80 B	508925	2012	109663	PMA7509.408F	MDA206271F MMC930635F	TRAMOT 3	0782F	BF	120639	à 1,70 Frs	SFD455A2 SFD455D3
74F 377	9F 280	25F	297662	NE	201596	F 2432B251	PHA7518.190F R6522AP83F R6532P72F	DUPLE :	2N 3	09C3F	10	130 54F   132 61F   510 12F   1530 20F	3V h 200V	SPD4558 1
10E 540	6F 290	25F		571W351	2033 342	Z IIAA	R6545A1.145P	SLEEVAN 13	9187P 3:	27-162F 1 28h 29 1	1597	530207	à 2,80 Frs	PESMS
9F 541T	.24F 295	167	351W9F	592W810P	214260	F 170291		FNCPMOT	P D	do ZE   I	3037	630219	-	
79 5749	-10F 365	************	355W11F	602 512	2220 451	UCN	TC comp	end le mai	teriel in	MPOSAN	TS SE	RADIO	PLANS	
9F 688	.11F 367.	8F	357M10F	605932	TAR	matasa	LES CI	RCHITTE	TMDP TA	pris les	circuit	s imprimes	non per	cés.
5F 4017	9F 374.	6F	330m32E	5050W47P 5205W52P 5532W16P	The second second		EL521		TWLK TWI	S PEU	ENT E	TRE LIVE	RES SEU	LS.
SF 4040	7F 378.	97		5534AH17F		UDN	521POR TE	SCORGANDE T. P.	31			SEPTEM		
OP 4051	. LUE 393.	******		OM	TRA	2580A30F	521TEE DE	COD. TTX WST		145 P 691 P	526PRO PI	ROGRAMMATEUR DE	68705P3	646 F
P 4066	78 624	::::::3F	301AM12F	3621179F	231A14P	UZali	522PMG CA	TE C.I. PROCESA						
F 4067	.33P 629.	16P	312H 30F	OP	810AS10F	200167	522STE SY	THETISEUR VOCAL	T.	1030 F 205 F	527830 SI	CPANDER D H R	TIES	344 F 225 F
74HCU		23F	319H36P	1400	82011F	280311	SZZYKY DEC	ODEUR TELETEXTE		1718 F		MOVEMBE		There is
04		748	331W87P	17GP37F	94050F	280410F	BL523		91			OWVERTISSEUR RS		411 7
74LS	00	78	346H32F	50FY110F 64GP96F		VFQ	523MAL BAL	PTATEUR DE PROG ISE 27MHS	GR. 8751	582 P 357 P	52867W MI	WI-SYMCHRO VIDE	BO/INM-PC	654 F 200 F
7F 00	.3F 08	72	60W891F	200GP 46P	TBB	VFQ1C194F XR		JUILLET	91	THE RESERVE OF		JANVIER	92	
SF 02	4P 06	97	IROWR STR	200GP46F 215GP88F 227GP129F			520EFR PRO	CRAMMATEUR D'ER	-	192 :	5300EP RE 5300EB 75	PRODUCTEUR DE S STEUR DE CMOR S WIS EN ORDRE DE		545 F
05	.4P 139	149 3	839 339	Maria in a	TCA	220648F 220758F	524som REP	CODUCTEUR DE SOIL	W 997	238 F	530TES BO	ITIER 120x60x25	MARCHE	2500 F 2500 F
09	.4F 175.	15F 3	86H13F	ALCOHOL: NAME OF	325A15P	221147F	BL525		91	81 7	BL532	The state of the s	92	
P 12	.SP 373	249 3	89H25F	31.15138	335A17F 44030F 60016F	421234F		TEUR DE VIRGINIT	SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY.	255 F	532YES TE	STEOR VIRGINITE	60705	243 F
	. 4F 374	15F 3	93W5P							66 F				
	.SF 74A			and the same of	130431	41422F	Les Ec datant	de 4 mois ne so	e 27 MRE	965 F	05 00 1	à la demande d		
3F 15		COD	RESPO	NDANC	E	160 2014	Bon à de	couper	pour r	ecevoi	realisés	atalogue	dens les 48 he	oures.
NTE ]	PAR	CUR				AND DESCRIPTION OF THE PERSON		THE PARTY NAMED IN	-		TE C	aratoda	dener	al.
NTE ]	ommand	e - 1a	enlde co	ntro rom			NOM	BUTTOL TORENS				The Property of the Party of th	gener	44174
NTE ]	ommand	e - 1a	enlde co	ciels de l'Ad			MOLI	F						
NTE ] % à la co	ommande	e - la ons de co	enlde co	ciels de l'Ad	ministration		ADRESS	E :				lement au magas marché et sous		

## **DYNATEG** acquiert **SODILEC** et **MICRO GISCO**

DYNACTION/DYNASPRING

accentue sa pénétration du marché de l'énergie par le rachat récent des Sociétés SODILEC et MICRO GISCO.

Aujourd'hui, le pôle énergle de DYNACTION/DYNASPRING, animé par Jean-Luc DUQUESNE sous l'appellation de DYNATEG, regroupe donc quatre entités

• FONTAINE ÉLECTRONIQUE CONVERGIE, avec
 GISCO et SODILEC MICRO

 TUNITEC (usine de production) en Tunisie de Micro Gisco et sodilec).

Le capital social de CONVERGIE est porté à 12 Millions de francs. DYNATEG représente mainte-nant un chiffre d'affaires de près de 400 Millions de francs, avec environ 600 personnes et devient ie premier groupe français dans le domaine de la conversion d'énergie. Le groupe est associé aux grands projets nationaux et internationaux, civils et militaires, pour la fourniture de solutions complètes allant du microcon-vertisseur au snelter de produc-

Convertisseurs

ment

- Alimentations d'équipement et de laboratoire :

tion d'énergie et plus spéciale-

Redresseurs/Onduleurs;

- Ohargeurs de batterles ;

- Tableaux et armoires de distribution

Automatismes d'énergie industriels

- Groupes électrogènes ;

- Alimentations sans coupure.

Les activités commerciales de SODILEC et FONTAINE seront rogroupóos ot la otratógio pro duits révisée, de facon à optimiser les activités des deux sites de Wissous et du Bourget.

Cette reprise marque une étape importante dans le paysage industriel national, en permettant à la France d'être présente sur les marchés internationaux de la conversion d'énergie.

Grâce aux multiples compétences de ses différentes entités. DYNATEG est à même d'offrir des solutions complètes dans tous les domaines industriels.

## Europages, premier annuaire européen, disponible CD ROM



150 000 entreprises sur 8 cm, toujours EUROPAGES. mais dans un format différent. Pour oa dixième édition, l'Annuaire Européen des Affaires présente un nouveau support d'information, le CD-Rom portable de SONY.

Premier annuaire européen lisible sur le DATA DISCMAN, ce livre électronique permet d'accodor facilement aux coordonnées de 150 000 entreprises de 15 pays européens

Le "mini" CD-ROM mesure 8 cm de diamètre pour une capacité de stockage de 200 millions de caractères

Le livre électronique EUROPA-GES est le premier titre en France dans un marché qui s'annonce colossal dans le futur : le Multimédia. Le texte, l'image et bientôt le son réunis sur un même support et de plus. lisible dans la main !

Véritable CD-ROM de poche, le livre électronique EUROPAGES permet de trouver les coordonnées d'entreprises à travers plusieurs recherches combinées.

utilisant plusieurs critères:

- produits ou services

- pays ou régions sectours d'activité

- raisons sociales

Ainsi sont répertoriés les 150 000 fournisseurs européens répartis sur 15 pays : Allemagne, Autri-che, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Brotagno, Irlando, Italie, Luxeni-bourg, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse, regroupés en 19 secteurs d'activité, 600 rubriques et 4 000 mots d'accès. Il est disponible dans plusieurs versions linquistiques: anglaise, allemande, rançaico, copagnolo et italienne.

PRIX DU LIVRE ÉLECTRONIQUE

EUROPAGES: 360 FF TTC. Dès Avril 92, vous pourrez le trouver dans les grands magasins d'électronique, dans les grandes librairies ou directement chez l'éditeur : EUROPAGES 9 avenue de Friedland - 75008 PARIS - Tél.: 42.89.34.66 Prix du DATA Discman de SONY: aux alentours de 4 000

FF TTC.

## Guide de choix. catalogue condensé SIPEX

SIPEX publie son guide de choix de ses produits catalogue 1992. Ce document de 25 pages permet aux utilisateurs une sélection rapide des produits SIPEX dans les différentes familles de circuits intégrés analogiques

- Conversion de données A/D -D/A.
- Tensions de référence.
- Echantillonneurs-Bloqueurs,
- Systèmes d'acquisition,
   Conversion A/D flach,
- Amplificateurs opérationnels,
- Interfaces lignes RS232/RS422,
- · Asic's linéaires.

Les produits les plus récents sont identifiés facilement dans le document qui résume les caractáristiquas accontiallos do cha que produit.

Le "Sélection Guide 1992" SIPEX disponible sur simple demande à :

#### SIPEX

00, rue du Morvan Silic 525 **94633 RUNGIS** 

Tél.: (1) 46.87.83.36 Fax: (1) 45.60.07.84

# Le COMM'NET ou le 80 C552-BASIC et l'12C

Bien qu'existant depuis déjà dix ans, le bus I2C est plus vivant que jamais et l'on peut dire enfin que les secteurs professionnels et industriels l'ont adopté dans la mujortie de teurs applications (comme quoi il n'y a pas que du mauvais dans les concepts Grand Public comme certains ont longtemps essayer de le faire croire...).

Parmi les realisations permettant de travailler et destinées soit à des amateurs soit à des industriels, nous avons récemment remarqué la naissance d'un ensemble performant, d'accès facile avant pour nom "COMM'NET", développé et commercialisé par la société lilloise SELECTRONIC.

Ce produit est conçu autour du microcontrôleur 80 C 552 dont nous vous avons déjà longuement parlé depuis le numéro de janvier



L'une de ses particularités réside dans le fait que l'équipe technique qui l'a conçu a décidé d'acheter la licence BASIC du 8052 AH BASIC et de la transporter au 80 C 552 en lui adjoignant de nouvelles instructions BASIC spécialement développées pour assurer toutes les fonctionnalités IZC, conversions A/D... de ce dernier notamment en mode "RUN" du BASIC.

Ceci permet donc de pouvoir reprendre l'intégralité des programmes ou routines précédemment développées et de se construire un nouveau monde 120 (dans l'éventualité où cela ne le serait pas déià!).

D'autre part connaissant bien son marché, la société SELECTRONIC a conçu toute une famille de "modules" I2C (voir la liete dans le paragraphe sulvant) pour ceux qui n'ont pas le temps de réaliser tout ce qu'il voudrait (une journée normale n'ayant que 24 heures ouvrables!)

LE COMM'NET

Le cœur du COMM'NET est

comme nous vous l'avons signalá un 80 C 552 avec 120, o convertisseurs A/D sur 10 bits, 2 PWMs, chien de garde incorporé... fonctionnant à une fréquence "clock" de 11,0592 (ou 3,6864) MHz et permettant de disposer facilement d'un port de communication de type RS 232 fonctionnement à 1200, 2400, 4800, 9600 bauds, deconnectable pour éconimiser de l'énergie. De plus afin de faciliter son

emploi, le COMM'NET comprend :

- revu, corrigé, augmenté...
- Une mémoire E2PROM de grande capacité - 32 K octets afin de sauvegarder vos programmes.
- 32 K octets de RAM système.
- Une horloge temps réel (la PCF 8583 I2C).
- Une protection contre les micro-coupures (par pile).
- Une sortie I2C normale ET une bufferisée.

Et surtout un manuel d'utilisation complet et très clair.

## Les modules I2C pour le COMM'NET

De nombreux modules sont disponibles (voir annonces publicitaires pour plus de détail). Hormis les modules standard: entrées-sorties, affichage LED et LCD - - DTMF - - conversion /AD D/A - ----- on trouvo auooi doo modules "rares" tels que les interfaces bidirectionnelles RS 232 / bus I2C et interface CENTRONICS / bus I2C.

Sans vouloir restreindre le très vaste champ d'emploi du COMM'NFT dans cet article et afin de ne pas ré-inventer "l'eau tiède", nous avons délibérement décider d'occulter l'immense partie standard du BASIC et ses applications connues de tous pour nous consacrer uniquement aux particularités et à l'usage des commandes spécifiques du COMM'NET.

### LA MISE EN ŒUVRE DU COMM'NET

Lors de son autrat le COMM'NET est configuré en mode MINITEL. Avant de passer à son application sur PC, nous vous proposons de le tester dans ce mode de fonctionnement.

#### En mode MINITEL

Tout d'abord, après avoir relié le cordon "DIN" entre la prise Péri-Informatique de votre MINITEL et votre COMM'NET, il est nécessaire d'allumer votre MINITEL

Lors de cette dernière manœuvre celui-ci se trouve naturellement en mode TELETEL (pour consultations des "11", des "36.." par exemple). Il est alors nécessaire de le passer en mode dit "de terminal". Pour cela il est nécesairre d'appuyer simultanément sur les touches "FONCT" et "T" puis, après relachement de celles-ci, sur la touche "A".

A cette étape vous devez voir apparaitre le signe / dans le coin droit de votre écran MINITEL si et seulement si celui-ci fait partie des MINITEL 1 et suivants (permettant d'afficher 80 caractères). Pour terminer avec cette mise en jambes, il est bon alors de réveiller le COMM'NET en enfonçant son jack d'alimentation ce qui a pour but, outre le fait de l'alimenter, de "reseter" l'ensemble et de déclencher la communication du COMM'NET vers le MINITEL dans le bon format (1200 Bauds etc...) et de voir apparaitre sur l'écran MINITEL un message signalant que tout va pien et

vous donnant son "prompt": "]". Si tout cela fonctionne correctemont le reste devient purement "basic"!

#### En mode PC

La connexion du COMM'NET à un PC est un peu plus complexe pour un néophite. Passons en revue les points "durs" de cette manœuvre.

#### Les liaisons

L'éternel problème des liaisons PC, AT, XT and Co. de 25 points à 29 points voir figure 1 a. De 29 points à 9 points voir figure 1 b.

CABLAGE DB9/DB25 (COMM'net à PC):

2--->2 3---->3 5---->7

Figure 1 a

CABLAGE DB9/DB9 (COMM'net à PC):

2--->3

Figure 1 b

Si vous voulez gagner du temps ne réfléchissez pas trop car de toute façon vous vous tromperez (et M... comme MURPHY) et tôt ou tard vous serez obligés de permuter les fameux fils "2" et "3" de ces satanées prises !!! En supposant donc que ceux-ci soient dans le bon sens (99 % des chances si vous n'avez pas trop réfléchi - 1 % des chances si vous vous etes longuement casser la tête) il n'y a plus qu'à...

alimenter le COMM'NET comme dans le cas précédent. EH BEIN NON, PC oblige!!!

Le monde PC est en effet bien autre chose. Il est nécessaire d'éduquer cet affreux bambin pour devenir un "terminalus vulgarus" à l'aide d'un programme dit de "communication" dont le but sera d'établir et assurer la liaison entre la sortie du port série ("RS232" ou encore "COM1" ou "COMx") du PC et l'entrée SUBD 9 du COMM'NET. De nombreux logiciels réalisant cette fonction existent sur le marcne. Citons des grands standards comme - PC TALK... PRO-COMM...

Afin de vous éviter une recherche fastidieuse, COMM'NET est livré avec l'un d'entre eux, déjà logiciellement pré-configuré pour son emploi. Dans le cas d'emploi de logiciels différents, nous vous invitons à examiner le paragraphe suivant pour le paramétrage spécifique à l'application du COMM'NET.


Il ne reste alors qu'à modifier la configuration "hard" de votre COMM'NET pour passer du mode MINITEL au mode PC et lancer la communication avec ce dernier.

Pour cela (et hors tension cela va sans dire mais c'est mieux en l'écrivant), il est nécessaire de l'ouvrir et de modifier la position de 5 "jumpers" :

2 pour passer de la position DIN MINITEL à la position SUBD 9 PC.

3 pour passer de la position 1200 bauds à la position 9600 (voir tableau de la figure 2).

e od pulitali	IIC BUF	SCL	SDA	EW	BD1	BD2	QZ	EA	INT	EEP1	EEP:
Avec buffer IIC	avec cavalier	avec cavalier	avec					avec			
Sans buffer IIC	cavalier	sans cavalier	sans					avec			
Avec chien de garde				avec				avec			
Sans chien de garde				sans cavalier				avec			
MINITEL 1200 bauds					avec	avec cavalier		avec			
2400 bauds					avec	sans		avec			
4800 bauds					sans	avec		avec			
9600 bauds					sans	sans		avec			
Quartz 11.0592 MHz							sans	avec cavaler			
Quartz 3.6864 MHz							avec	avec			
nterruption ext.								avec	cavalier		
horloge								avec	cavalier		
EEPROM								avec		cavalier haut	cavalier
EPROM								avec		cavalier	cavalier

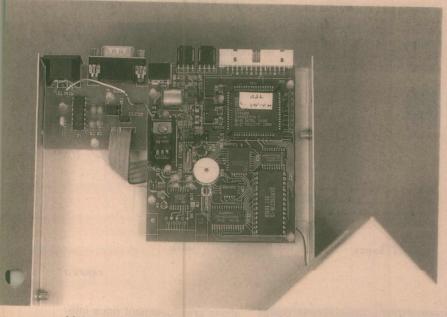

Maintenant vous pouvez réveiller le COMM'NET en enfonçant le jack d'alimentation ce comme dans le paragraphe précédent a pour but... de voir apparaitre sur l'écran du PC le fait que tout va bien.

Si tout cela fonctionne correctement, comme pour le mode MINITEL, le reste devient "basic' ou presque!

### Les paramètres de communication

Avant "d'optimiser" (au risque de tout casser) votre communication entre votre PC et votre COMM'NET, nous vous conseillons de lire les lignes suivantes qui ont pour but d'éviter à termes de nombreux cris et grincements de dents.

Voici les principaux paramètres retenus pour la préconfiguration logicielle de la communication : 9600 bauds, pas de parité, 8 bits

de données, 1 bit de stop. Emploi du CR et du LF (carriage

return et line feed) Et quelques temporisations pendant l'échange pour assurer le bon chargement (pour être certain des chargements, nous vous conseillons d'effectuer un "LIST" après la séquence de "upload").

## L'avantage du mode PC

Bien que le MINITEL possède le gros avantage d'avoir été fourni gratuitement pendant longtemps, son emploi, quoique séduisant, reste un peu lourd pour ce genre d'application. Un PC offre quand même à cet égard quelques supériorités. A vous donc de choisir si votre bourse le permet.

Les logiciels de communication sont souvent performants et donnent une plus grande souplesse d'emploi, notamment lors

des phases de développement et mises au point de vos programmes.

En effet, il est aisé de mettre en œuvre le chargement ("upload") et déchargement ("download") de programmes du PC vers le COMM'NET et réciproquement. Oes facultés vous permettront d'élaborer et surtout de modifier vos logiciels à l'aide de "l'éditeur" de votre choix (sans pester ni taper sur tout ce qui bouge comme cela est bien souvent le cas lors de la même manip réalioó avec un MINITEL!) puis de les charger via le programme de communication dans COMM'NET.

## EMPLOI EN MODE PC

## Les "uploads"

Normalement pas de problème car c'est vous qui, à l'aide du PC pilotez l'échange PC COMM'NET en lancant le "upload" puis qui, apres la phase de chargement, déclarez qu'il est terminé. (Par acquis de conscience, faites un "LIST" pour vous convaincre du bon transfert).

#### Les "downloads"

Les downloads sont légèrement plus complexes. Examinons en détails la procédure de cette opération.

Vous venez enfin de mettre au point votre mervellleux programme et vous voulez le sauver au chaud dans un coin douillet. L'opération du download commence.

Ici aussi c'est vous qui, à l'aide du logiciel de communication, alloz initialioer cette manœuvre de "déchargement" en déclarant notamment un nom du fichier (destination) dans lequel vous désirez ranger votre "œuvre".

Jusqu'ici, que des choses simples et standard.

Mais à ce etado, commont vou lez-vous que le COMM'NET sache tout seul ce qu'il doit envoyer vers le PC? Il ne sait même pas que quelqu'un désire écouter tout ce qu'il va raconter sur sa SUBD9!

Pour continuer ce "download" il vous est donc nécessaire de lui donner un nouvel ordre de façon à lui permettre de pouvoir vider le contenu actuel de sa mémoire (votre chère œuvre) en direction de la prise SUBD9. Pour réaliser cette opération il est nécessaire de frapper "LIST" sur votre clavier. Cette commande BASIC a

## ASCII TRANSFER SETUP

v notice 301 autom ship	THE REAL PROPERTY OF THE PARTY	
satiodah ser suru sat	ASCII UPLOAD	O THE GENERAL SALVE
1) Echo locally	YES	
Echo locally     Expand blank lines	YES	
3) Pace character	allarions lists the to	(40011)
4) Character pacing	93	(ASCII)
	0	(1/1000 sec) (1/10 sec)
6) CR translation	NONE	200
7)   E translation	STRIP	
ries espoits vous sen	ASCII DOWNLOAD	
8) CR translation	NONE	
Q\   E translation	NONE	

pour effet de lister sur l'écran de votre PC le programme en cours COMM'NET d'en présenter présenter simultanément son contenu sur la SUBD9!

#### L'EMPLOI DU COMM'NET

L'omploi du COMM'NET n'est limité que par l'emploi de ses sorties extérieures et le langage BASIC (ou en fait la vitesse d'éxécution du programme).

Trois prises sont disponibles (figure 3):

longueurs de 5 mètres max).

• une I2C bufferisée (jusqu'à environ 800 mètres).

 une prise HE10 comportant les principales fonctionnalités du microcontrôleur (80 C 552, tiens, tiens I) résidant eur la carto, c'est-à-dire:

n'avons pas cherché à vous vanter tous les mérites de ces appli-cations potentielles mais nous voulons attirer votre attention sur les quelques particularités et points forts de cet appareil.

80 C 552. A noter une deuxième prise "bufférisée" (bi-direction-nelle bien sûr) permettant d'af-franchir l'I2C de ses problèmes classiques de distance. Pour la partie logicielle nous


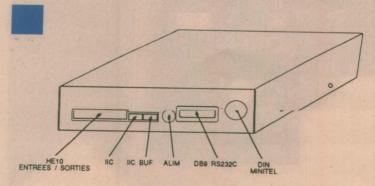


Figure 3

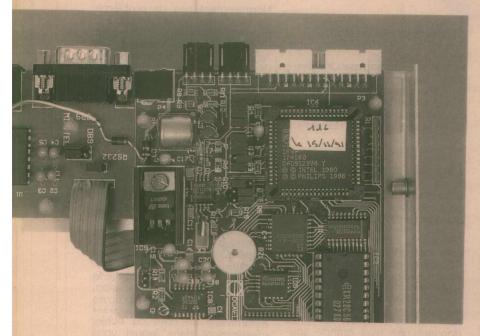

- les entrées de conversion A/D pour 8 convertisseurs sur 10 bits et le signal de début de conversion,

- les deux sorties des PWMs entrée d'interruption externe.

- un port parallèle (le port 4),

- re le bus I2C.

- et l'alimentation non régulée, de quoi concevoir de belles applications n'est ce pas !! Le champ d'utilisation COMM'NET est bien trop vaste pour que nous puissions en faire le tour mais vos imaginations, aidés des nombreux articles déjà parus, vous permettront vos plus grandes fantaisies. Pour notre part, dans cet article nous

#### L'12C du COMM'NET

C'est l'une des plus grandes particularités de cet ensemble. Comme nous avons quolquos connaissances sur ce sujet, nous avons testé en détail pour vous les parties logicielles et matérielles de l'12C du COMM'NET

De par l'interpréteur BASIC résident développé à cet effet, ces deux parties sont intimement liées.

En ce qui concerne la partie matérielle, elle est conforme en tout point à celle que nous vous avons décrite depuis de nombreux articles (est-ce vraiment un hasard?) puisqu'étant réalisée autour de l'interface 12C du

allons principalement nous intéresser à la façon de programmer cet interface. En effet, en analysant le ieu de commandes BASIC qui ont été conçues spécifiquement pour le composant 80 C 552 BASIC, on découvre qu'elles comportent quelques singularités qu'il est bon de mettre en valeur.

#### Le jeu d'instructions "BASIC" I2C du COMM'NET

En fait que faire d'un COMM'NET si l'on ne se sert pas de l'I2C ? Voici une bonne question.

Le COMM'NET a ete developpe pour pouvoir communiquer avec le monde I2C à l'aide de deux instructions BASIC permettant de commander les différents composants raccordés en Bus. Au global de l'application, l'intérôt de la programmation réside dans le fait de pouvoir créer un programme et de laisser "tourner" celui-ci automatiquement en mode dit "RUN" sans plus s'occuper de rien. Or tout ceci laisse poindre de nombreux problèmes à l'horizon do notro I2C oi l'on y prend garde.

Afin d'éviter tous ces déboires, lors de la génèse du COMM'NET. ses concepteurs ont pris soin de prendre en compte le fait de la puissance de l'interface I2C que nous avons décrit le mois derriler en ce qui concerne les codes permettant une gestion plus aisée du protocole (O8H, C8H, ...). Tous les espoirs vous sont donc permis pour sécuriser vos transmissions I2C.

Examinone plue on dótailo tout

### Ecriture d'un composant I2C à l'aide du COMM'NET

L'instruction de base s'écrit de la façon suivante

IIC adresse écriture, data, ..., data!

ex.: 10 IIC 46H, 00H, 0A5H, ..., 55H !

ce qui veut dire que vous écrivez dans le composant d'adresse 12C = 46H (un PCF 8574 en l'occurence) (oui l'adresse est paire puisque l'on écrit, bit de W/R = 0 !) des petites données à la queue leu leu de valeurs ooh, ASH (oui il taut ecrire UA4H sinon le BASIC fait la tête) et terminer par un "!". C'est super,

ça marche !... mais ! C'était trop beau ! En effet, le programme résident fonctionnement PEPROM COMM NEI) du comme nous vous l'indiquions le mois dernier a "pushé" la valeur du code vous indiquant où en est la transmission et, si par hasard vous oubliez de "poper" (de "de-pusher" en bon français) cotto valour, à vous les anyuisses métaphysiques des "piles" ou autres "stacks" de tous poils.

Vous êtes donc condamné à écrire systématiquement (mais remarquez quand même que c'est pour votre bien!): GA . 10 HG 40H, Z4H !

20 POP Z afin de désengorger la "pile". Vous allez nous dire pourquoi "Z"?. Nous vous répondrons pourquoi pas! Il faut bien baptiser la valeur ainsi obtenue.

Bion. Vous êtes très fier de vous. Vous avez une variable "Z" qui a pour contenu la valeur significative des codes de l'état de la transmission.

Différentes hypothèses s'offrent à vous :

1) Vous vous on moquez et vous continuez votre programme en ignorant totalement cette valeur avec un mépris qui n'a d'égal que la qualité de la transmission espérée de l'I2C!

2) Vous décidez d'en connaître la valeur en effectuant un spendi de: 30 PRINT Z sournois et hypocrite et vous courez vite au tableau figure 4 pour en connaître les significations,

3) pas mécontent d'en connaître les valeurs (avec ou sans PRINT Z) vous décidez d'en gérer intelli-gement leurs significations, du

"si Z = 32 (20H), puisque cela signifie que ce composant I2C est absent, je décide de crier "AU SECOURS, RENDEZ-MOI MON COMPOSANT!!!" Vous creez ainsi votre sub-routine des

- 0: pas d'erreur pendant la transaction.
- 10H: une condition de double start a été reçue.
- 20H; l'adresse et le write ont été envoyés mais pas d'ACK recu.
- -30H: la donnée a été envoyée mais pas d'ACK
- 38H: arbitrage du BUS perdu.
- 48H: l'adresse et le read ont été envoyés mais pas d'ACK recu.
- 58H; une donnée reçue mais pas d'ACK renvoyé.

avatars possibles ou probables de votro cuporbo réalisation et vous vivez heu-reux.

## Lecture d'un composant I2C à l'aide du COMM'NET

L'instruction de hace c'écrit de la façon suivante :

IIC adresse lecture, nombre de datas à lire,

ex: 10 IIC 47H, 10

ce qui veut dire que vous voulez lire dans le composant d'adresse I2C = 47H (le même PCF 8574 que précédemment en l'occurence) (oui l'adresse est impaire puisque l'on lit, bit de W/R = 1!) 10 petites données à la queue leu leu.

C'est super, ça marche! ... mais c'était encore trop beau!

De raçon identique à l'écriture, le programme résident COMM'NET a "pushé" ici aussi la valeur du code vous indiquant où on en est de la transmission. A nouveau à nous les POPs.

Vous êtes donc re-condamné à écire systematiquement (mais remarquez quand même que c'est toujours pour votre bien!): ex:10 IIC 47H, 10

20 POP Z

afin de désengorger la "pile" Vous allez nous dire encore "Z" Nous vous repondrons pourquoi pas car tant que l'on tient une variable pour cette tâche ingrate mais combien utile, autant la gar-

Bien sûr vous êtes à nouveau très fier de vous. Les mêmes hypothèces que précedemment s'offrent à nouveau à vous :

1) vous décidez de vous en moquer éperdument.

2) Vous décidez d'en connaître la valeur en effectuant un: 25 PRINT Z toujours aussi sournois at hypocrite of voue oourez au tableau figure 4.

Figure 4 3) Vous décidez d'en gérer intelli-genment leurs significations à l'aide de votre superbe sub-rou-

Mais à ce stade vous n'avez que "POPé" Z! et pas du tout les 10 valeurs que vous souhaitiez remonter. A vous donc une re-bolotto do POP "A" pour "de-stacker" toutes vous chères valeurs avec un programme du

30 FOR A = A TO 10

49 POP A

50 PRINT A: rem "c'est pour les

60 bla bla ...: rem "gestion des valeurs de A"

90 NEXT

Arrivé à ce point, normalement vous ne devriez plus avoir de problèmes d'12C. A titre d'exem ple deux "micro-programmes" vous sont donnés figures 5 et 6. Nous évoquerons dans un prochain article l'utilisation détaillée des convertisseurs A/D et la manière de les commander. A bientôt donc.

### **Dominique PARET**

```
VALZ=00H
VALZ=00H
VALZ=VALI+01H
IIC (ADRES1),(VALI)1: POP Z
IF (VALI=FFII) THEN GOTO 32
GOTO 26
          ALJ-VALI/FULL
IIC (ADRES2), (VAL2): POP Z
IF (VAL2=FFH) THEN GOTO 22
PRINT Z
IF (Z=20H) PRINT "pcf absent"
SAN1064 .BAS
11C 76H,00H,77H,48H,48H,48H,48H! : POP Z
A-1
1 IF A-125 THEN GOTO 30
    F A=125 THEN GOTO 30
 GOTO 23
IIC 76H,00H,77H,00H,00H,00H; : POPZ
 IF B=125 THEN GOTO 10
                                                    Figure 6
```

## We did it again SCHÉMA III



## Et ça continue

En raison de vos réactions massivement enthousiastes nous maintenons notre offre.

La Fête des 80 %

AYC FRANCE Sarl, Châtea Garamache, Vallée le Sauvebonne, 83401 HYERES

Ça y est ! un cap est passé ; et c'est donc la fête et pour nous et, si vous continuez à nous lire, pour vous aussi. Vous ne device pas être surpris d'apprendre que Layo 1 Plus Limitée a passé le cap des 30000 utilisateure en France, coei grâce au phénomère de "bouche a oreille", assisté par l'ensemble de la presse de l'électronique et, surtout, soutenu par notre philosophie de la "diffusion gratuite". Et tout cela en 18 mois seulement.

Un millier d'entre vous environ utilisent la version double (2000 vecteurs) 100 % francisée et plus de 500 bureaux d'études peuvent, avec la version industrielle de notre produit, travailler dans la bonne humeur avec des économies de temps de conception.

Nombreux avez-vous été à nous remercier de vous avoir fourni un logiciel de FCAO aussi puissant et confortable.

Comme nous sommes conscients que vous aimeriez tous disposer d'un nombre de lignes de données (vecteurs) plus important, c'est à notre tour maintenant de vous remercier, ce que nous faisons de bon cœur à l'aide de la fantastique offre suivante :

Nous proposons, aux 1000 premiers d'entre vous à se décider, de ne payer que 20 % seulement du prix catalogue pour une version Layo1 Plus QUATRO (4000 vecteurs) ;

Utilisateurs des Versions DOUBLE, JUNIOR, et PLUS rassurez-vous, nous avons également pensé à vous. Informez-vous par minitel 3617 code LAYO, rubrique LOGI.

Cette offre comporte en outre un abonnement gratuit d'un an à ELECTRONIQUE RADIO PLANS pour toutes les commandes passées par minitel 3614 code LAYOFRANCE, (taper COMM., produit : QUATRO 4000) sachant que cette technique de commande nous en facilité très sensiblement le traitement.

Des questions ? 3617 code LAYO rubrique BAL. Vous y trouverez une réponse le lendemain.

% sur Lavo

## PROGRAMMATEUR UNIVERSEL SUR PC

## 3990 Frs H.T. \*

#### CARACTERISTIQUES

- Programme EPROMS EEPROMS

  PROM RIPOLAIREE MONOCHIP PAL EPLO
  GAL
- Test des CI RAM TTL CMOS.
- Horloge hardware
- Protégé contre les sur-tensions et les courts circuits

#### DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE

Le programmateur UNIVERSAL ALL 03 est livré avec les

Carte courte s'insérant dans un PC/XT/AT/386. Programmateur extérieur se branchant sur la carte 6 disquette 5"1/4 avec tous les programmes décrits Manuel technique

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le programmateur UNIVERSAL ALL03 posséde toutes les caractéristiques d'un prograi Copie à partir d'un master.

Copie à partir d'un disque dur ou disquette

Sauvegarde sur disque dur ou disquette.


Modification en codes HEX.

Accepte les fichiers standars
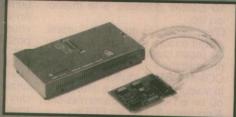
#### Pricipales commandes

- LOAD DISK - SAVE DISK - EDIT - DUMP PLANK CHECK - PROGRAM - READ MASTER - VERIFY COMPARE - PRINT - TEST - HEX OBJ (convertit les fichiers

\* 6290 f avec Garantie 2 ans et mise a jour gratuite



## ADAPTATEURS POUR ALL 03



## SOFTWARE FRANCE

23, avenue du 8 mai 1945 - 95200 SARCELLES - TEL. : 39.92.40.51

## PROGRAMMATEURS D'EPROM

à partir de 1850 frs H.T.



Simples d'utilisation

acceptent toutes les commandes standard acceptent toutes les fonctions standard Utilisent une cartes pour PC ou le port série

Modèle EW 701 copie par 1 jusqu'à 1 Mo-Modèle EW 704 copie par 4 jusqu'à 1 Mo Modèle EW 708 conie par 8 jusqu'à 1Me Modèle SEP 81 copie par 1 jusqu'à 4 Mo Modèle SEP 84 copie par 4 jusqu'à 4 Mo

Modèle SEP 88 copie par 8 jusqu'à 8 Mo Modèle EPP1 - RS232 par port serie

## ADAPTATEURS UNIVERSELS



Quelque soit votre programmateur d'EPROM ces adaptateurs vous permettront la programmation de MONOCHIPS. (DIP, PLC, PGA) ou EPROM 1 à 8 Mo sans modification de votre

# Selectronic

**BP 513** 

**59022 LILLE CEDEX** 

TEL: 20 52 98 52

FAX: 20 52 12 04



## **COMM'net**

E MICRO-CONTROLEUR QUI VOUS COMPREND ... ET QUI VOUS DONNE ACCES L'UNIVERS EXTRAORDINAIRE

## ASSERVISSEMENTS \* REGULATION DOMOTIQUE \* ENSEIGNEMENT **COMMUNICATION \* LOISIRS**

Le COMM'net est un système essentiellement composé d'une carte à micro-contrôleur 8 bits intégrant un ensemble de fonctionnalités unique en son genre. L'acquisition, la régulation, le contrôle, le calcul, la communication sont les domaines où il excelle. Pour le programmer, point n'est hasoin de connaître le langage complexe, mme l'ASSEMBLEUR par exemple, puisqu'il utilise le BASIC Leveloppé par INTEL, complété d'un nombre



important de commandes spécifiques.

## C'EST L'OUTIL DE DEVELOPPEMENT IDEAL POUR LE BUS-PC



Le COMM'net est en effet le premier système à intégrer la souplesse du micro-contrôleur, la puissance d'un langage évolué et les possibilités infinies d'extension du BUS l°c/développé par PHILIPS) qui lui donnent ainsi accès à une grande famille de périphériques.

Le COMM'net peut bien sûr être programmé à partir de n'importe quel PC (portable ou non) mais aussi à partir d'un simple MINITEL bi-standard (utilisé alors comme terminal), ce qui en fait un système extrêmement puise et souple d'emploi.

AVEC L'12C PRENEZ LE BUS DE L'AVENIR Enfin signalons que la COMM'not oct diopenible en version OEM put tion aisée dans des applications industrielles même en milieu sévé

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES:

- Micro-contrôleur C-MOS 8 bits 12 MHz
- Langage : BASIC étendu
- BUS-I<sup>2</sup>C intégré (commandes en BASIC)
- Convertisseur A/N à 8 entrées. Conversion 50 us sur 10 bits
- rt 9 E/C logiquoo (oxtonoiblo à l'infini par le BUS-I2C)
- 1 port RS-232C 1200 (Minitel) à 9600 bauds ports PWM
- entrée d'interruption ext.
- Chien de garde intégré soft ble BASIC)
- Horloge-calendrier intég
- (poss. interruption)
- 256 octets de mémoire Muniteur pasic integr
- 32K de RAM systè
- EEPROM 32K pour
- Présenté en boîtier me

Ceci n'est qu'un aperçu de ses immenses possibilités.

Le COMM'net en version OUTIL DE DEVELOPPEMENT, est livré en mai lisation extrêmement détaillé (en français - 200 pages). le BASIC inté grammes, un logiciel de communication (3,5"), un bloc alim. secteur et un

LES PERIPHERIQUES DE COMM'net : Pour compléter COMM'net, il plie de modules I<sup>2</sup>C regroupés dans notre Catalogue des Périphér vous sera adressé sur simple demande.



### SI VOUS DESIREZ EN SAVOIR PLUS :

- Nous pouvons vous adresser sur simple demande une fic
- Nous pouvons aussi vous fournir le Manuel de l'Utilisateur in de 250,00 F récupérables en cas d'acquisition du COMM'net
- Le Manuel COMM'net. Le COMM'net version OUTIL DE DEVELOPPEMENT,

livré en mallette

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : Règlement à la comm — COLISSIMO : Supplément 20,00 F — Règlement en contre-rembourser Les prix indiqués sont TTC.

## Y A DES RAISONS EVIDENTES QUI FONT QUE SELECTRONIC IMPORTE LE MATERIEL DE LABORATOIRE

## Merican RELiance...



Superbes générateurs de fonctions wobulés, à affichage numérique de la fréquence et des différents paramètres des signaux sur affi-cheur LCD 2 x 16 caractères. Le fréquencemètre peut être utilisé indépendamment.

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES COMMUNES

- Signaux : Sinus, carré, triangle, rampe,
- F: de 2 Hz à 6 MHz / 13 MHz (FG-513) Atténuateur : de 0 à 40 dB Z sortie : 50 Ω

- Amplitude :  $\pm$  10 V/  $\pm$  5 V sur 50  $\Omega$

- Taux distorsion en sinus : < 1%
  Temps de montée : < 25 ns
  Balayage de fréquence : Lin. et Log. 100
  Fréquencemètre : 100 MHz / 6 1/2 digits
  Dimensions : 220 x 86 x 300 mm

113.1424

113.4299

- Poids : 3,5 kg

Le générateur FG-506 a fait l'obiet d'un hanc d'accai complet dans BADIO PLANO N° 529 (12/91)

## LIMENTATION DE LABORATOIRE PROFESSIONNELLE

Alimentation programmable double de précision présentant de remarquables particularités et d'un rapport Performances/Prix exceptionne

- Voici un apercu de ses nossibilités Controlée par micro-processeur Tension de sortie : 2 sections 0 à 32 V
- Indépendantes ou sériables (0 à 64 V) Mode TRACKING Courant de sortie : 0 à 2 A Compatible GPIB/IIE-488.1

- rammation par clavier avec indications sur ir LCD 2x16 c. lumineux
  - ent protégée et isolée ons : 21 x 15 x 40 cm

ERATEUR FG-506

ERATEUR FG-513

NTATION PPS-2322

113.4298 ntation détaillée sur simple demande.

#### MMATEURS D'EPROM

Ces programmateurs de hautes performances permettent la programmation de toutes les EPROM's et EEPROM's courantes. Ils fonctionnent sans carte d'extension

additionnelle.

l'alimentation est intégrée, Boîtier solide et compact en aluminium anodisé. Ils connectent sur tout ordinateur équipé d'un port RS-232. Emulation de n'importe quel terminal par l'intermédiaire d'instructions ASCII. Longiciel à commande par menu pour IBM-PC et compatibles Con-vertisseur de format FFC et base de données pouvant être réactualisée. Manuel en français.

L'EPP-2 est prévu pour programmer des mémoires de 8

DOCUMENTATION DETAILLEE SUR SIMPLE DEMANDE

Mémoires Transmission Parité Alimentation

1200 bds

4 Mbits (8 Mbits) 75 à 9600 bds
Sans, impaire, paire ZIF-32 220 V/8 VA

113.1579

mmateur EPP-1 1080,00 F mmateur EPP-2 1750.00 F

e nouveau micro-contrôleur ST 6210/15 SGS-THOMSON

techniques (en anglais) s 5 1/4" (assembleur, éditeur, simulateur

développement avec port parallèle

ition détaillée sur simple demande



113.2210

pour frais de port et d'emballage. Commande supérieure à 700 F : port et emballage gratuits. n sus selon taxes en vigueur. — Colis hors normes PTT : expédition en port dû par messageries. le vos commandes, veuillez mentionner la REFERENCE COMPLETE des articles commandés

# Le Code du Nouveau Routeur



Attention!



Un nouveau routeur



automatique,



convivial,



plus puissant,



abordable.



Gain de temps



et service en plus :



signé



ALS DESIGN



OrCAD



SOS Informations 46 04 30 47

## CAO Electronique: le nouveau routeur PCB.

## ALS Design c'est aussi :

- La simulation Logique, Analogique, Mixto
- La conception de circuits logiques programmables
- La CFAO
- L'électrotechnique
- Une station de travail SPARC® révolutionnaire.





More Designs from More Designers



MicroSim Corporation

Le Savoir et le Savoir-faire

## Nouveau:

Distribution exclusive des stations de travail compatibles SPARC® en France.



maintenance et service assures par

Prime Computervision

ERP 04/92

Nom:	
Société :	
Adresse :	
Adresse	

Je desire recevoir
votre documentation
sur vos produits.

Je souhaite avoir de plus amples informations sur le mouveau rouleur PCB.



Advanced Logic System DESIGN 38, rue Fessart 92100 boulogne Tél. : (1) 46 04 30 47 Fax : (1) 48 25 93 60