

Nº 473 Avril 1987

16 F


# Réalisez :

Une télécommande IR longue portée

Une table à dessin électrostatique

Le dernier module de la console AC ODDY

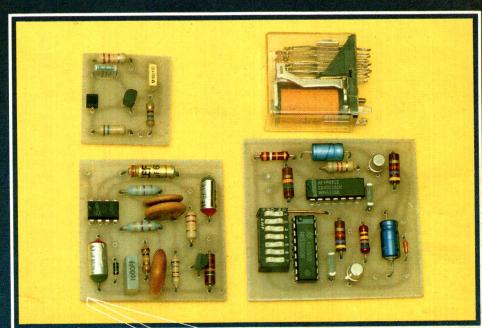Expanseur x 2 pour la réception son stéréo par satellite



# **Technique**

Les infrarouges

Les systèmes de télétexte : Antiope et Ceefax







#### COMPOSANTS

Tous les circuits intégrés. Tubes électroniques et cathodiques. Semi-conducteurs. ATES, RTC, RCA, SIGNETIC, TT, SESCOSEM, SIEMENS, Optoélectronique, Leds, Afficheurs. Spécialiste en semi-conducteurs et C.I., NEC, TOSHIBA, HITACHI, etc.

JEUX DE LUMIÈRE, SONORISATION, KITS, APPA-REILS DE MESURE. Distributeur «METRIX», CdA, CENTRAD, ELC, HAMEG, ISKRE, NOVOTEST, VOC, GSC, TLEGUIPMENT, BLANC MECA, LEADER, THANDAR SINCLAIR.

#### LES PLUS GRANDS CHOIX DE KITS

CIBOT Faites confiance à

Le plus ancien et le plus important distributeur de composants. Démonstration et vente par Techniciens qualifiés.

N. Nur. at 1848 State at	Of the DO (mile)	Cárla DD (suita)	Cário ON (quita)	TTL TALE (quite)	Cário BEO (quito)	O MOC (suite)	Cário TDA (quita)	Série TDA (suite)
DIODES:	Série BC (suite)	Série BD (suite)	Série 2N (suite)	TTL 74 LS (suite)	Série MC (suite)	C. MOS (suite)	Série TBA (suite)	
BA 145 <b>2,50</b>	BC 308 A	BD 711 <b>8,50</b>	2N 26469,00	1965,00	MC 1351 P 11,50	40524,90	TBA 53015,50	TDA 217030,50
BA 159	BC 308 B	BD 906	2N 2905 A3,20	1979,00	MC 136410,20	40534,90	TBA 54022,50	TDA 2220 <b>20,00</b>
BA 182 3,90	BC 309 B 0,80	BD 9108,80	2N 2906 A3,00	240	MC 137018,50	4054	TBA 560 C20,00	TDA 227026,00
BY 188 G4,00	BC 327/25 O,80	BD 9118,80	2N 2907 A2,20	241	MC 137115,00	40556,80	TBA 570 A24,00	TDA 231014,00
BY 206	BC 328/25 0,80	BD 9128,80	2N 30533,60	242	MC 1437 P 16,00	405610,00	TBA 8006,50	TDA 2505113,00
BY 207	BC 337/25 O,80	BD 935	2N 30559,50	243 <b>7,00</b> 244 <b>7,00</b>	MC 1488 P6,00	4060	TBA 810 AS8,50	TDA 254118,50
BY 214-200 7,40	BC 338/25 0,80		2N 344219,00		MC 1489 P 6,00	4063	TBA 8206,50	TDA 254221,50
BY 214-600 8,80	BC 546 B	a/ : ===	2N 3904	245	MC 1709 CL9,50 MC 1709 CP9.50	40663,50	TBA 820 M 6,00	TDA 2581 26,00
BY 2272,20	BC 547 B	Série BDX	2N 39062,50	251	MC 1709 CP9,50 MC 1741 CL9,00	406720,00	TBA 920 S13,00	TDA 259325,00
BY 2283,70	BC 548 B	BDX 1815,00	2N 439111,00	2535,00		40682,30	TBA 94035,00	TDA 2595 38,50
BY 251	BC 548 C	BDX 53 C 8,00	2N 44169,70	25610,00	MC 1741 CP10,00	40692,30	TBA 97048,00	TDA 2611 A19,50
BY 252	BC 549 C	BDX 54 C		257 <b>5,00</b> 258 <b>5,00</b>	MC 3303 N 17,00 MC 3403 N 8,00	40702,30	TBA 1440 G 18,00	TDA 287021,50
BY 253	BC 550 B	BDX 716,50		2585,00	MIC 3403 N	40712,30	TBA 144117,50	TDA 300019,00
BY 255	BC 550 C	BDX 77 <b>7,90</b>	CIRCUITS	259	LED ∅3 mm	40722,30	TBA 280018,50	TDA 3300 B 60,00
BY 259	BC 556 B	BDX 78	INTEGRES	260 <b>2,30</b> 266 <b>2,50</b>	CQY 85 Rg 0,80	4073 <b>2,30</b> 4075 <b>2,30</b>	Série TCA	TDA 331019,00
		BDX 85 C17,50		273	CQY 86 VE1,00		Serie ICA	TDA 3420 A22,50
ZENER	BC 558 B	BDX 87 C19,50		2796,50	CQY 87 Jn1,00		TCA 25017,50	TDA 350059,00
。 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		BDX 88 C20,00	TTL 74 LS	280	001 07 011	40772,30	TCA 315 A15,00	TDA 3501 <b>79,00</b>
BZX 85 C 1,3 W	BC 560 B1,00			283	LED Ø5 mm	4078 <b>2,30</b> 4081 <b>2,30</b>	TCA 345 A 18,00	TDA 3506 <b>58,00</b>
de 3,3 W à 56 V1,10	Cáula DD		002,30	290	CQY 40 Rg 0,80	40822,30	TCA 36550,00	TDA 3510 <b>55,00</b>
Inches Sales and	Série BD	Série BF	012,30	293	CQY 72 VE1,00	4089	TCA 420 A30,50	TDA 356068,50
PONTS	BD 1352,30		022,30		CQY 74 Jn 1,00	40933,40	TCA 44022,50	TDA 356564,00
REDRESSEURS	BD 1362,30	BF 1734,20	032,30	3528,00	041 14 011	40946,20	TCA 54024,00	TDA 359060,00
re establica università	BD 1373,00	BF 1784,80	042,30	3538,00	MEMOGARD	4094	TCA 550 Q 27,00	TDA 381041,50
1,5 A (Boîtier rond)	BD 1383,00	BF 1982,35	052,30	36314,50	40 RF 310 99,00	4099 <b>5,20</b>	TCA 600 B9,50	TDA 405023,00
WO 22,80	BD 1393,20	BF 1992,35	082,30	36414,50		4502	TCA 65039,00	TDA 420027,00
WO 62,90	BD 1403,20	BF 233 3,50 BF 240 2,35	092,30	365 <b>2,30</b> 366 <b>2,30</b>	REGULATEUR	4503	TCA 660 B39,00	TDA 429029,00
WO 83,80	BD 1754,00	BF 246 B8,50	102,30	3672,30	SFC 28054,70	450818,00	TCA 72022,00	TDA 4565 <b>50,00</b>
3.7 A	BD 1764,00	BF 254	112,30	3682,30	SFC 28124,70	4510	TCA 830 S	TDA 4920 29,00
B 40 C 3700/2200 . 7.00	BD 1774,30	BF 255	132,90	373	SFC 28154,70	45116,40	TCA 9006,50	TDA 4950 20,00
B 80 C 3700/2200 .7,40	BD 1784,30	BF 257	142,90	374	SFC 28184,70	4512	TCA 9108,50	TDA 570016,00
B 250 C 3700/2200 7,60	BD 1794,50	BF 2584,30	152,30	375	SFC 28244,70	451410,80	TCA 94018,00	TDA 700025,00
B 380 C 3700/2200 8.00	BD 1804,50	BF 2593,80	202,50	377	SFC 29054,70	451510,80	TCA 4511 42,00	TDA 705020,50
5 A	BD 201	BF 272 A12,00	212,50	3785,00	SFC 29084.70	4516		TDA 817037,00
B 250 C9,50	BD 2036,50	BF 2735,50	262,90	379	SFC 29124,70	4517 23,00	Série TDA	TDA 8180 <b>58,00</b> TDA 9500 <b>54,00</b>
	BD 2046,50	BF 3105,50	272,50	3905,00	SFC 29154,70	4518	TDA 44022,00	TDA 900054,00
10 A	BD 2264,60	BF 3115,50	282,90	3935,50	SFC 29184,70	4519	TDA 1005 A 30,00	
FB 10.02 <b>15,50</b>	BD 2274,60	BF 3145,50	302,30	395	SFC 29244,70	4520	TDA 100623,00	I.C. Japonais
FB 10.0415,80	BD 2306,15	BF 3375,00	322,30	39910,00	01 0 2024	45219,00	TDA 1010 A17,00	HA 1151 <b>19,50</b>
FB 10.06 17,00	BD 2316,15	BF 3384,80	335,50	44514,50	SUPPORTS CI	4522	TDA 101119,50	HA 1156 W19,50
25 A	BD 2329,80	BF 4144,00	372,90	54012,50		4526	TDA 1012 20,00	HA 136832,50
FB 25.0217,00	BD 2353,60	BF 4222,50	382,90	568 44,00	8 contacts 0,50	45279,00	TDA 1013 A18,00	HA 1377 32,50
FB 25.0417,50	BD 2363,60	BF 4233,00	402,90	569 44,00	14 contacts 0,60	4528	TDA 101514,50	LA 443017,00
FB 25.06 18,50	BD 2373,80	BF 4403,50	424,50	62120,00	16 contacts 0,80	4531	TDA 1026 A 35,50	LA 4440 29,00
35 A	BD 2384,30	BF 4704,50	512,90	622 20,00	24 contacts1,00	45326,40	TDA 1037 20,00	LA 4460 28,00
FB 35.0224,50	BD 2396,00	BF 4716,00	542,90	623 20,00	40 contacts2,50	453431,00	TDA 103829,00	M 51513 L 26,00
FB 35.0426,50	BD 2406,25	BF 4726,00	733,60	640 27,00		45389,00	TDA 1042 32,00	M 51515 BL 38,00
FB 35.0628,30	BD 242 B5,80	BF 4941,50	743,50	64120,00	C. MOS	4539	TDA 1047 30,00	M 5151738,50
10 00.00	BD 242 C5,80	BF 495 1,50	753,90	642 27,00		45419,00	TDA 104816,50	MB 3730 37,00
TRANSISTORS	BD 243 C6,60	BF 5026,50	76 <b>3,60</b> 83 <b>4,00</b>	67014,50	Série 4000	4543	TDA 1054 M 21,00	MB 3731 36,00
IHANSISI UNS	BD 244 C	BF 5064,00	854,00	3.0	4000	4555	TDA 10575,00	STK 43581,50
Série AC	BD 245 C12,00	BF 5094,00	862,50	04-1-1-1	4001	4556	TDA 10598,00	STK 437106,00
AC 1273,60	BD 246 C16,00	BF 6796,50	904,50	Série LM	4002	455716,00	TDA 1060 P34,50	STK 439 107,50
AC 1803,80	BD 249 C20,50	BF 8705,00	924,50	LM 301 ADP5,60	40072,30	4584	TDA 108314,50	STK 463139,00
AC 181 K4,50	BD 250 C24,00	BF 8713,90	934,50	LM 308 ADP8,00	40084,90	452510,00	TDA 1102 S <b>30,00</b>	STK 465173,00
AC 1873,80	BD 3753,70	BF 8725,00	954,90	LM 317 T7,00	40093,20		TDA 11518,50	TA 712010,00
AC 187 K4,50	BD 433	BF 966	966,00	LM 318 DP15,00	40103,40		TDA 1170 S16,00	TA 7204 P 19,50
AC 1883,80	BD 4345,00	BF 979	1073,50	LM 319 DP14,00	4011	TRANSISTORS	TDA 1195 16,00	TA 7205 AP 17,00
AC 188 K4,50	BD 4354,75	BF 996	1093,50	LM 324 N4,40	40122,30		TDA 1220 B16,00	TA 7222 AP 19,50
	BD 4364.75		1122,90	LM 33715,00 LM 339 DP5.50	40133,30	Série TIP	TDA 14056,50	TA 7227 P 33,50
Série AD	BD 4374,75	Cário DII	1133,50		40145,30	Gerrie III	TDA 1410 A22,00	TA 7230 P 20,50
AD 262	BD 438 <b>4,85</b>	Série BU	1143,70	LM 360 N 70,00	40154,90	TIP 29 C 5,00	TDA 14125,50	UPC 575 C2 13,50
AD 2636,50	BD 4394,85	BU 10416,00	1252,50	LM 380 N 15,00	40163,30	TIP 30 C	TDA 14155,50	UPC 1181 H16,00
	BD 4405,25	BU 12616,00	1262,50	LM 1458 DP4,80	40174,60	TIP 31 C5,50	TDA 150629,50	UPC 1182 H 16,00
Série AF	BD 441	BU 208 A16,00	1322,50	LM 2901 N6,40	40184,80	TIP 33 C	TDA 151037,50	UPC 1185 H 33,50
AF 12112,50	BD 4425,50	BU 208 D22,00	1333,50	LM 2902 N 6,40 LM 2903 N 6,40	40193,30	TIP 34 C12,50	TDA 151539,00	UPC 1186 H 15,00
AF 1244,80	BD 512 <b>12,00</b>	BU 208/02 42,00	1384,00	LM 2904 N 6,40	40204,90	TIP 35 C20,00	TDA 152047,50	UPC 1230 H 30,00
AF 1264,50	BD 52212,00	BU 326 A12,40	1394,00	LM 2917 N32,00	40214,90	TIP 36 C 22,00	TDA 152221,50	
AF 1274,50	BD 533 <b>5,50</b>	BU 426 A14,40	1514,00	LM 390013,00	40232,20	TIP 41 C6,50	TDA 155920,00	MEMOIRES
AF 1395,00	BD 534 <b>5,50</b>	BU 52623,00	152	Lift 0000	40244,30	TIP 42 C	TDA 1770 A29,00	EPROM
AF 2396,00	BD 535	BU 80019,00	1534,00	Cánic NE	40252,30	TIP 1078,50	TDA 2002 H10,00	per transfer militar de tabales
	BD 5366,00	BU 80610,50	15412,00	Série NE	4026	TIP 1105,50	TDA 2002 V12,00 TDA 2003 H11,00	MM 2114 N 3L 12,50
Série BC	BD 537 <b>7,25</b>	BU 826 A29,75	155	NE 530 N14,00	40273,30	TIP 1205,50	TDA 2003 V12,00	ET 2716 Q44,00
BC 107 B1,90	BD 645		1565,00	NE 532 N	4028	TIP 126	TDA 200429,50	UPD 2732 AD49,00
BC 107 C2,00	BD 646	Série BUX	1575,00	NE 538 N 15,00	40294,90	TIP 127 6,50	TDA 2005 M 28,00	UPD 27128 D 45,00 UPD 27256 D 58,00
BC 108 B1,90	BD 647		1585,00	NE 542 N12,00	40303,30	TIP 130	TDA 2006 V23,00	01.0 21200 D 36,00
BC 108 C2,00	BD 648	BUX 3731,50	1605,00	NE 555 P4,00 NE 558 N20,00	40319,50	Sánio TAA	TDA 201027,50	
BC 109 C2,00	BD 649	BUX 8713,00	1615,00	NE 566 N13,00	40329,50	Série TAA	TDA 202038,50	RAM
BC 1404,50	BD 6509,40		1625,00	NE 589 N40,00	40338,80	TAA 550 B3,00	TDA 2030 V17,00	Dynamiques
BC 1613,80	BD 651	Série 2N	1635,00	NE 590 N32,00	4034 10,00	TAA 621 A 11 22,00	TDA 2040 V29,00	ET 4116 N2 23,00
BC 177 B2,00	BD 652		1645,00	NE 553225,00	40355,70	TAA 621 A 1219,50	TDA 214025,50	UPD 4164 C3 24,00
BC 178 B2,00	BD 6754,60	2N 7062,90	16810,50	NE 553416,00	40389,50	TAA 621 AX 118,50		
BC 179 B2,00	BD 6764,70	2N 7082,30	1705,00		40405,40	TAA 661 B17,00		
BC 206 B2,00	BD 677	2N 16133,00	1735,00	Sánia MC	40423,90	Série TBA	AFFAIRE	BUNGA
BC 237 B	BD 678	2N 17113,00	1745,00	Série MC	40434,60		AFFAIRES	DU MOIS
BC 237 C0,90	BD 6795,40	2N 18894,00	1755,00	MC 1304 P17,00	40444,60	TBA 120 A18,00	TOTAL COLUMN	
BC 238 B	BD 680	2N 1893 3,50	18119,80	MC 1305 P21,50	404518,50	TBA 120 AS11,50	DIODES	PONTS
BC 239 B1,20	BD 681	2N 2102 <b>5,00</b> 2N 2218 <b>2,50</b>	1906,00	MC 130715,00	40465,40	TBA 120 S 11,00	D - 1 DD 457 11 5 1 1071	
BC 239 C	BD 68310,50	2N 2219 A2,90	1916,00	MC 1310 P 14,00 MC 1312 P 22,50	4047 <b>5,40</b> 4048 <b>3,30</b>	TBA 221 A9,00		2,00
BC 251 A	BD 68410,50	2N 2368	192 <b>6,00</b>	MC 1315 P52,00	40493,30	TBA 221 B5,00		6,00
BC 307 AO,80	BD 7088,50	2N 2369 A2,70	194	MC 1330 A10,00	40503,40	TBA 231 A10,50 TBA 400 D22,00		0,35
BC 307 B	BD 710	2N 24843,00	1955,00	MC 1350 P 20,00	40514,90	TBA 52014,00	I IN 4148	0,20
					7,30			

Disponible sur stock : Tout l'outillage professionnel. Prix compétitif. N'HÉSITEZ PAS A NOUS CONSULTER






50, rue de Wattignies, 75012 PARIS - Tél.: 43.47.58.78

# Crotech

OSCILLOSCOPE MODELE 3132 2 x 20 MHz

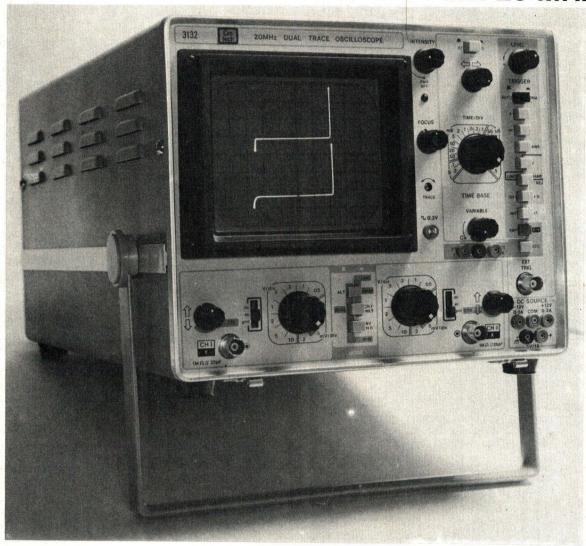

#### **CARACTERISTIQUES:**

 Oscilloscope double trace 20 MHz sensibilité 2 mV/division
 Ecran : 8 x 10 cm
 Temps de montée 17 ns (— db)

Temps de montée 17 ns (— db) Bande continue à 20 MHz (— 3db)

Fonctionnement en XY

Fonction addition et soustraction (YA ± YB)

TV trame et TV ligne

 Le tube cathodique possède un reglage de rotation de trace pour compenser l'influence du champs magnétique terrestre (5°)



- Double testeur de composants
- Mini alimentation incorporée

+ 5 V/1 A - + 12 V/0,2 A - - 12 V/0,2 A

2 ans de garantie

CONDITIONS DE VENTE : Paiement à la commande. Forfait port + emballage : 80 F contre-remboursement : acompte de 20 % à la commande.

3

2995TTC



#### SIEMENS OMRON

(1) 43.43.31.65 +

11 bis, rue Chaligny, 75012 PARIS.

Ouvert du lundi au samedi inclus : de 9 h à 18 h sans interruption. Fermé entre 12 h et 13 h le samedi et lundi. Métro : Reuilly-Diderot, RER Nation.

#### SPECIALISTE CIRCUITS INTEGRES **ET OPTOELECTRONIQUE SIEMENS**

Cellules Compteurs Relais-Switch Omron

#### CIF - JELT - JBC - APPLICRAFT - ESM - PANTEC TOUT PRODUIT CLASSIQUE DISPONIBLE

TARIFS QUANTITATIFS INDUSTRIES et PROFESSIONNELS

**EXTRAIT DE TARIF ET LISTE DE FICHES TECHNIQUES SUR SIMPLE DEMANDE** 

Accompagné de 11,00 F en timbre

FORFAIT EXPEDITION PTT: 25,00 F pour toute commande

CONDE	NSATEURS P				
7,5 mm	3,3 nF . 1,30	15 nF . 1,40	68 nF . 1,70	330 nF 2,70	1 μF . 4.20
1 nF 1,30	4.7 1,30		100 1,90		
1.5 1.30	6.8 1,30	33 1,40	150 1.90	680 . 4.00	1.5 5,20
2.2 1,30	10 1.40	47 1,50	220 2,10	10 mm	2.2 6.80

CONDENSATEU	IRS CERAMIQUE	PRO MULTICO	UCHE X7R	5 mm 63 V
220 pF 1,50	1 nF 1,50	6.8 nF 1,50	33 nF 1.60	
330 pF 1,50	2,2 nF 1,50	10 nF 1,50	47 nF 1.80	
470 pF 1,50	3,3 nF 1,50	15 nF 1,50	68 nF 2.20	
680 pF 1,50	4,7 nF 1,60	22 nF 1,50	100 nF 2.50	

CERAMIQUE DISQUE TYPE II (1 pF à 4,7 nF E 12) l'unité... 0,80 CERAMIQUE Z5U 63 V 2,5 mm... 10 nF 1,40, 22 nF 1,50 47 nF 1,60 100 nF 1,80 CERAMIQUE DECOUPLAGE 63 V 5 mm... 10 nF/22 nF/47 nF 1.20 100 nF 1.50 220 nF : 1.90 470 nF : 3.40 1 uF : 5.50

#### POLYPROPYLENE DE PRECISION 2,5 % De 47 pF à 4,7 nF E 6 l'unité 4,00

FERRITE B65813.N400. A028 com	plète avec vis 45,00
SELF 3 AMPERES RI 403 PC 52,00 SELF 10 AMPERES RI 410 PC 93,00	0.1 μF 250 VAC (X)
MICRO SELFS De 0,1 μH à 4,7 mH (E6)	

#### RESISTANCES 1/4 W... 0,30. 1/2 W... 0,30. 1 %... 1,00 SUPPORTS OF CIRCUITS INTEGRES (DOURLE LYRE)

6 br <b>0,60</b>	8 br <b>0,80</b>	14 br <b>1,40</b>	16 br <b>1,60</b>	18 br <b>1,80</b>
20 br <b>2,00</b>	22 br <b>2,20</b>	24 br <b>2,40</b>	28 br <b>2,80</b>	40 br <b>4,00</b>
	010			

		CIRCUITS INTEGRES		
KPY 10	285.00	Omoono miranto	TDA 2005	32.00
KSY 10	50.00	SDA 2101 25.00	TDA 2593	22.00
KTY 10	16.00	SDA 2506	TDA 4050 B'	20.00
LF 356 N	12.00	SO 41 P 16.00	TDA 4292	45.00
LF 357 N	13.00	SO 42 P 18.00	TDA 4930	35.00
LM 317 T	14.00	TAA 765 A 11.00	TDA 5660 P	49.00
LM 324 N	12.00	TAA 4765 A 20.00	TDA 5850	29.00
LM 3914	49.00	TBA 120 S	TDA 8440	45.00
NE 555 CP	5.00	TBA 231	TFA 1001 W	29.00
NE 567 N	26.00	TCA 205 W 1 10.00	TL 071CP	11.00
S 576 B C	37.00	TCA 785	TL 072CP	17.00
SAB 0529	37.00	TCA 965	TL 074CP	24.00
SAB 0600	34.00	TDA 1037	μA 741CP	5.00
SAE 0700	23.00	TDA 1046	UAA 170	22.00
SAS 241	15.00	TDA 1048 G 25.00	UAA 180	22.00
		TDA 2004		

HEGOL	. 10220 10	105 a 7024		7903/0/8/12/13/16/24	8,50
REGUI	TO220 78	05 à 7824	8.90	7905/6/8/12/15/18/24	9.50

OPTO/IN	IFRAROUGE	AFFICHEU	IRS A LEDS
LED 5 mm	VERT 2.90	(8 = CHIFFRE	1 = SIGNE)
ROUGE 1.80	JAUNE 2,90	7 mm Rouge Vert HD1075	HD1132 AC1 15.50 17.50
VERT 1,90 JAUNE 1,90	LED 1,5 mm	AC8 14,50 16,50	HD1133
LED 3 mm	ROUGE	HD1077 KC814,50 16,50	KC8
ROUGE	JAUNE 4,40	10 mm HD1105	KC1 15,50 17,50 20 mm
VERT 1,90 JAUNE 1,90	BICOLORE R/V 9,95	AC8	MAN8610 AC8 44,00
LED 2,54 mm	CLIGNOTANTE	AC1 15,50 17,50 HD1107	MAN8640
ROUGE 2,80 VERT 2,70	ROUGE 9,95 VERT 9,95	KC8 14,50 18,50 HD1108	KC8 44,00 DL3406 AKC1 30,00
JAUNE	JAUNE	KC1 15,50 17,50	BROCHAGE SUR
RECTANGUL.	LD 271 led IR 4,00	13 mm HD1131	DEMANDE LIVRÉ EN SIEMENS OU
ROUGE 2.90	BP 1038 phototr.D . 8.00	AC8 13,50 15,50	ÉQUIVALENT PIN/PIN

CONDENSATEURS CHIMIQUES - TANTALES GOUTTE -TRANSISTORS DIODES - PONTS - CONNECTIQUE -COFFRETS - CIRCUIT IMPRIME VOYANTS - INTERRUPTEURS - SOUDURE -MESURE - ETC...

DEMANDEZ L'EXTRAIT DE TARIF 11 F en timbres

#### Société Parisienne d'Édition

Société anonyme au capital de 1 950 000 F. Siège social : 43, rue de Dunkerque, 75010 Paris. Direction-Rédaction-Administration-Ventes : 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19. Tél.: 42.00.33.05.

> Président-Directeur Général Directeur de la Publication Jean-Pierre VENTILLARD

Rédacteur en chef **Christian DUCHEMIN**  Rédacteur en chef adjoint Claude DUCROS

Courrier des lecteurs **Paulette GROZA** 

Publicité: Société auxiliaire de publicité, 70, rue Compans, 75019 Paris. Tél.: 42.00.33.05 - C.C.P. 37-93-60 Paris. Directeur commercial: J.-P. REITER Chef de publicité : MIle A. DEVAUTOUR Assistée de : Christiane FLANC PROMOTION : Société Auxiliaire de Publicité

**Mme EHLINGER** 

Directeur des ventes : Joël PETAUTON

Radio Plans décline toute responsabilité quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n'engageant que leurs auteurs. Les manuscrits publiés ou non ne sont pas retournés.

« La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reprodution intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droits ou ayant-causes, est illicite » (alinéa premier de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivant du Code

Abonnements: Odette LESAUVAGE

Service des abonnements :

2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris.

France: 192 F — Étranger: 257 F

Voir notre tarif

« spécial abonnement »

Pour tout changement d'adresse, envoyer la dernière bande accompagnée de 2 F en timbres. IMPORTANT: ne pas mentionner notre numéro de compte pour les paiements par chèque postal.

Ce numéro a été tiré à 87 400 exemplaires

Dépôt légal avril 1987 - Éditeur 1437 - Mensuel paraissant en fin de mois. Distribué par S.A.E.M. Transport-Presse. Composition COMPOGRAPHIA -Imprimerie SNIL Aulnay-sous-Bois et REG Torcy.



# DIVERS

Bulletin d'abonnement

*85, 96, 98* 

Infos

# TECHNIQUE

25

L'infrarouge et ses applications

75

Les systèmes de télétexte : Antiope et Ceefax

# µ**informatique**

59

Liaison Minitel-PC

# RÉALISATION

35 Téléphone dans votre voiture : coffret de numérotation

39 Un détecteur de tonalités PTT

45 Console AC Oddy : module Intercom

67 Télécommande à la carte :

Emetteur et récepteur IR longue portée

Expanseur stéréo pour son Satellite

#### Ont participé à ce numéro :

J. Alary, Ph. Arnould, M. Barthou, P. Dazy, F. de Dieuleveult,


M.A. de Dieuleveult, A. Guénot,


P. Gueulle, R. Rateau, P. Riffaud, J.P. Signarbieux.

La table à dessin électronique, présente en couverture, sera publiée dans notre prochain numéro.

43, rue Stephenson, 75018 PARIS Tél. **42.55.91.91** - Télex 280 708 F Vente au comptoir Expéditions C.R. Acompte 20 % à la commande Forfait de port et emballage : 35 F Détaxe à l'exportation
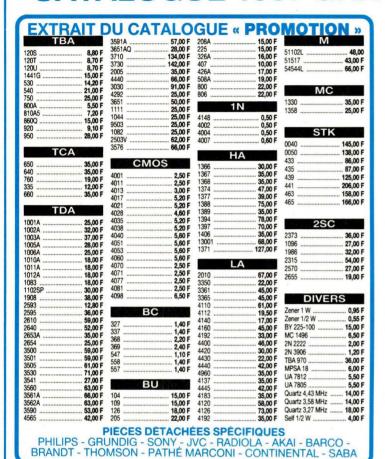
#### CATALOGUE 1987 GRATUIT (Participation aux frais de port 10 F en timbres)



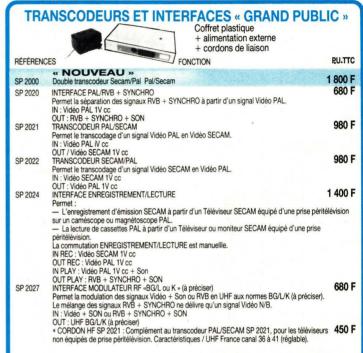

DISPONIBLE

Boîtiers : RACK 19" U Alimentation : AC 220 V Utilisation : 24 h/24

DOCUMENTATION GRATUITE contre 2,20 F en timbre GARANTIE 1 AN PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE

TRANSCODEURS « PROFESSIONNELS »

#### SPÉCIALISTE PIÈCES DÉTACHÉES MAGNÉTOSCOPES

.. 16,00

PLAQ	UES PRES	EMPI	DILIDE	ES PU	SILIVES				
75 x 100	Bakélite Epoxy 1 face	8,30 12,10	150 x 200	Bakélite Epoxy 1 fac	31,00 e 44,00				
	Epoxy 1 faces	15,30		Epoxy 2 fac					
100 x 150	Bakélite	17,30	200 x 300	Bakélite	60,00				
	Epoxy 1 face Epoxy 2 faces	25,00 32,00		Epoxy 1 fac Epoxy 2 fac					
	and the same of th	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	A GRAVER		,				
	Type I - Surface utile 165 x 230 - Thermostatée 1120,00 Type II - Surface utile 260 x 400 - Thermostatée 1840,00								
Perchlorus fabrication	re de fer, révélateu n de Circuits Imprir	ırs, étain nés sont l	à froid et to DISPONIBLE	us les produ S.	its relatifs à la				
	CONNECTE	URS INFO	DRMATIQUE	S SUB. D.					
				5 broches					
Mâles Femelle	8,00 8,40		8,40 12,80	12,80 12,80	21,00 21,00				
Capot	6,00		6,30	8,50	12,50				
SUPP	ORTS CIRC	UITS	INTÉGF	RÉS					
8 broches 14 broches			20 broches 2 22 broches 2		oches <b>2,95</b> oches <b>4,20</b>				
OUTIL	LAGE								
Mini-perce	use 14500 T M, 9 à erceuse 80 W, 18 0	16 V, 7 ac	cessoires div	ers PROM	O: 100,00 F				
* 20300 C	offret avec perceus		ils + Aliment	ation					
	nallette erceuse 80 W + Alii	montation	livrác on ma	lotto	299,00				
00200 F	Accessoires	THE REAL PROPERTY OF			333,00				
		pour po	, couoco u	ороливаева					
MESU									
Mini-contro Multimètre	ôleur universel, ohm MT 250, 20 000 Oh	ètre, AC-E	AC-DC jusqu	ı'à 1 000 V	90,00				
équipé d'u	ne prise 10 ampères	3			169,00				
Multimètre	numérique, testeur e jusqu'à 20 M.Ohm	de transis	tors, mesure						
automatiqu	ue. Dimensions : L 6	9 × H 145	× P 32 mm		349,00				

ordon mesure, pointe de touche et une extrêmité fiche banane

**DOCUMENTATION CONTRE 2.20 F en timbres** 

JBC - WELLER - SEM - MAXICFAFT - JELT - SAFICO - CIF - LUMBERG - PHILIPS BOUTIQUE - OMENEX - ESM - ITT - JOK - PAJOL - MONACOR - ENGEL

Ø 4, à l'autre longueur 1 mètre, la paire ...

NIES PRÉSENCIPII ISÉES PASITIVES

	MODULES « UNIVERSAL » D'ADAPTATION AUX NORMES	
RÉFÉREN(	CES FONCTION	P.U. TTC
UNI-1A	Module lecture SECAM « L » Permet la lecture de cassettes SECAM FRANCE sur un magnétoscope VHS PAL. Commutation automatique par HF	350 F
UNI-1D	Module lecture SECAM « L » Permet la lecture de cassettes SECAM FRANCE sur un magnétoscopoe VHS PAL. Commutation automatique par KILLER	350 F
UNI-2 BG ou K'	Module FI SON FM et INVERSEUR VIDÉO Sert à adapter un magnétoscope ou TV aux normes CCIR (5,5 MHz) ou K' (6,5 MHz)	150 F
UNI-3	Transcodeur SECAM/PAL Universel Sert à transformer un téléviseur PAL en PAL/SECAM automatique.	650 F
UNI-3A	Module TRANSCODEUR SECAM/PAL Imput: 1 V cc SECAM VIDÉO Output: 2 x 1 V cc PAL	990 F
UNI-5	Module PAL/RVB + SYNCHRO Input: 1 V cc PAL VIDEO Output: 1 V cc Rouge/Vert/Bleu + Synchro	690 F
UNI-11	Module FI « L » SON et IMAGE Sert à transformer un TV BG (Europe) en réception BG/L automatique. CAG: Asservie	550 F
UNI-15	Module TRANSCODEUR PAL/SECAM Input: 1 V cc PAL VIDEO Output: 2 x 1 V cc SECAM	990 F
UNI-22	Module GÉNÉRATEUR D'IMPULSIONS Impulsions de Synchro H et de SANDD CASTLE à partir du signal VIDÉO Composite 1 V cc Adaptable sur UNI-3	210 F

STATION TECHNIQUE MODIFICATION TÉLÉ ET MAGNÉTOSCOPE

PAL - SECAM - NTSC - BG - L - I - K'



## à MONTPARNASSE

16, rue d'Odessa - 75014 Paris Tél. 43.21.56.94

Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h Tous les jours sauf lundi

#### SERVICE EXPEDITION RAPIDE

Forfait Port: 35 F

Forfait contre -remboursement + port : 55 F

Pour tout renseignement, demander "ALEX"

Prix donnés à titre indicatif pouvant être modifiés sans préavis. Administration : paiement comptant.

	LINEAIRE										
AFFICHEUR	LF	339 <b>6,30</b> 348 <b>15,00</b>	725 <b>33,00</b> 741 <b>5,00</b>	MOC	emetteur .18,00 IR recep-	79 L 12 <b>5,00</b> 79 L 15 <b>5,00</b>	3064 <b>35,50</b> 560 <b>28,50</b>	800 15,00	4401 <b>38,50</b> 4500 <b>38,10</b>	1405 <b>13,00</b>	4445 <b>15,00</b> 4560/65 <b>59,00</b>
Rouge	35111,00	349 20,00	741 H 11,00	302018,00	teur18,00	79 L 18 5,00	57028,50	810 S <b>15,00</b> 820 <b>15,00</b>		1410 <b>47,00</b>	4560/65 <b>59,00</b> 5850 <b>45,50</b>
AC 12,00 Vert AC 18,00	353 11,00 355 11,00	350 K 69,00	74716,00	MM	PONT DE	79 L 24 5,00	580 28,50	850 36,00	TDA	142412,00	7000 38,00
Rouge	356 11,00	358 <b>8,00</b> 360 <b>75,00</b>	748 <b>13,00</b>	5320092,00	DIODE	7905 1A <b>7,00</b>	590 28,50	86033,00	44029,60	1510 38,00	7050 38,00
CC12,00	35711,00	360 <b>75,00</b> 378 <b>31,00</b>	1458 <b>8,00</b>	NE	1A 50V 4.00	7908 1A <b>7,00</b> 7912 1A <b>7,00</b>	so	920 <b>20,00</b> 940 <b>36,00</b>	1001 <b>34,00</b> 1002 <b>28,80</b>	1908 <b>18,00</b>	TEA
Vert CC 18,00	LM	38015,00	2907 45,00	555 5.00	1A 100V . 6.00	7915 1A 7,00	41 P 16,00	95032,00	100530,00	200012,50	1010 32,00
3/5 Digits CL <b>90,00</b>	Charles and Control of the Control o	381 A 47,00	291732,00	55612,00	2A 400V 11,00	7918 1A 7,00	42 P17,00	970 48,00	100623,00	2002 15,00	TL
4/5 Digits	301 <b>7,50</b> 305 <b>15,00</b>	381 N 29,00 382 20,00	3900 <b>13,00</b> 3909 N <b>13,00</b>	56511,00	5A 80V14,00	7924 1A <b>7,00</b> MC	TAA	TCA	1010 <b>17,00</b>	200315,00	071 9.00
CL130,00	307 9,00	383 T 38,00	3911 23,00	566 <b>11,00</b> 567 <b>16,00</b>	25A <b>34,00</b> 30A <b>42,00</b>	7805 CK . <b>29,00</b>	550 B <b>3,00</b>	10522,00	1015 <b>18,50</b> 1020 <b>24,00</b>	200538.00	072 9,00
- A	308 8,00	38615,00	391454,00	57153,00		MC	611 B 12 .22,00	150 B 68,50	102322,50	2006 23,00	074 19,00
CA	309 K 22,00	38719,00	391554,00	54444,00	REGULATEUR	7812 CK .29,00	621 AX 1. <b>25,00</b> 761 A <b>12,00</b>	280 A29,00	102420,00	201039,00	081 9,00
3046 9,00	310 <b>35,00</b> 311 <b>7,50</b>	388 N <b>20,00</b> 389 <b>22,00</b>	3916 <b>48,00</b> 4558 <b>8,00</b>	553239,00	78 L 05 <b>5,00</b> 78 L 08 <b>5,00</b>	7905 CK . <b>29.00</b>	861 A10,00	315 A <b>25,00</b> 420 <b>39,00</b>	1034 <b>32,00</b>	2020 <b>39,00</b> 2030 <b>19,00</b>	082 <b>10,00</b> 084 <b>17,00</b>
3080 <b>16,00</b> 3086 <b>10,00</b>	317 K 25,00	390 N 28,00		553432,00	78 L 12 5,00	MC	TBA	53030,00	103830.00	253029.00	
3130 22.00	317 T 15,00	39125,00	Market Washington	OPTO-ELEC-	78 L 15 5,00	7912 CK .29,00		540 28,00	103932,00	2542 28,00	UAA
314015,00	31825,00	393 <b>8,00</b> 555 <b>5,00</b>	19345,50	TRONIQUE	78 L 18 5,00	S	120 S11,00	60014,00	104133,00	2593 24,00	17030,00
316118,00	319 <b>25,00</b> 323 K <b>55,00</b>	555 <b>5,00</b>	MC	MCT 2 11,00 MCT 6 15,00	78 L 24 <b>5,00</b> 7805 1A <b>7,00</b>	576 B 48,00	221 14,00	640 <b>44,00</b> 650 <b>44,00</b>	1046 <b>28,00</b>	2595 <b>50,00</b> 2611 <b>24,00</b>	18030,00
3162 <b>75,00</b> 3189 <b>21,00</b>	324 9,00	558 35,00	148812,50	MCT 6 15,00 TIL 111 14,00	7806 1A 7,00		440 G 24,00	660 B44,00	1048 17,00	2630 29,00	ULN
0100	33159,00	56511,00	148912,50	6 N 138 45,00	7808 1A 7,00	SAA	440 N27,00	730 36,00	105422,00	263138,90	2003 16,00
	334 <b>20,00</b> 335 Z <b>19,00</b>	566 <b>24,00</b> 567 <b>16,00</b>	3403 <b>15,50</b> 3487 <b>24,50</b>	MCC 670 45,00	7809 2A <b>17,00</b> 7812 1A <b>7,00</b>	1043110,00	520 <b>21,00</b> 530 <b>36,00</b>	740 38,00	1057 <b>6,00</b>	2640 <b>55,00</b> 3300 <b>69,00</b>	200422,50
12039.00	33610,00	709 5,80	3487 <b>24,50</b> 4024 <b>68,00</b>	BPW 42 <b>18,00</b> BP 104 <b>18,00</b>	7812 1A <b>7,00</b> 7815 1A <b>7,00</b>	1251 45,00	540 24,00	750 <b>32,00</b>	1059 <b>12,00</b> 1100 SP <b>38,00</b>	3300 <b>69,00</b> 3500 <b>67,80</b>	
14634,00	336 Z 16,00	709 H 9,50		BPW 3418.00	7818 1A 7,00	SAB	560 45,00	90012,00	1102 SP23,00	356072,00	
20024,00	337 K <b>32,00</b>	71012,00	MEA	DIODE	7824 1A 7,00	0600 38,00	57024,00	91012,00	1151 9,00	357158,00	
297 <b>32,00</b> 298 <b>85,00</b>	337 T15,00 338 K140,00	723 <b>6,00</b> 723 H <b>12,00</b>	-		79 L 05 <b>5,00</b>	SAS	720 A <b>27,00</b>	940 <b>22,00</b> 955 <b>39,00</b>	1170 <b>22,00</b>	3810 <b>37,80</b> 4431 <b>15,00</b>	
20000,00	000 K 140,00	120 11 12,00	0000138,00		19 1 00 5,00		15027,00	955 39,00	122024,00	440115,00	

TTL HC	133 7,50	2578,00	4020 13,00	126,50	759,00	1362,40	190 11,50	3652,30	40002,10	4033 11,00	40773,00
	13712,00	25910,00	4024 10,00	132,90	765,80	1383,90	19120,00	36611,00	40012,90	4034 25,80	4078 7,00
00 6,00	1388,00	2669,00	404010,00	142,90	785,50	1393,90	19213,50	3672,30	4002 2,10	40358,00	4081 5,90
026,00	1398,00	27310,00	404910,00	153,80	80	145 18,00	193 15,00	368 11,00	40066,00	4036 39,00	4082 6,00
036,00	1518,00	280 15,00	405010,00	167,00	8112,10	1489,00	19417,00	3736,90	4007 6,00	4040 9,00	4085 4,00
046,00	153	299 22,00	4051 18,00	1713,00	8210,00	15024,00	1954,90	3746,90	4008 11,00	4041 8,80	4086 4,50
08 6,00	15425,00	365 7,00	4052 18,00	202,50	833,90	151 , 3,90	19614,90	37713,50	4009 9,00	4042 8,00	4093 6,90
106,00	1578,00	3667,00	4053 18,00	213,50	853,90	1533,90	1989,60	378 25,10	4010 9,00	4043 5,50	4094 13,50
115,00	1588,00	367	4060 18,00	263,50	862,40	15422,00	22120,00	379 14,00	40112,90	40449,00	4095 7,50
146,00	16010,00	3687,00	4075 9,00	274,50	9010,50	1555,90	2406,90	3904,90	40126,00	4046 13,00	4096 12,00
20 5,00	16110,00	3739,00	4078 9,00	284,00	91 5,30	15611,00	2416,90	393 11,80	40137,00	4047 9,00	4097 17,00
275,00	16210,00	3749,00	451118,00	302,30	925,80	1574,90	24211,50	49012,00	40148,00	40489,00	4098 11,00
305,00	16310,00	390 8,00	451428,00	322,30	936,00	15811,80	243 11,80	62919,80	401515,00	4049 5,90	4099 19,50
325,00	16410,00	3938,00	453829,00	372,80	947,90	159 N.C.	2446,90	64020,00	40168,00	40507,00	4501 13,00
426,50	16512,00	53315,00	4543 28,00	382,80	958,80	1609,50	245 13,50	670 19,00	40177,90	4051 12,00	45118,90
515,00	17312,00	53415,00	TTLLS	403,80	96	1619,70	24717,80	TTLS	4018 9,00	40529,50	451522,00
585,00	1748,00	54016,00		426,00	1078,90	1627,20	2517,20	0000	40194,50	405313,00	45187,50
736,00	1758,00	54116,00	002,20	439,00	1094,50	16310,50	25312,20	048,00	402013,00	40548,50	452012,00
746,00	19410,00	56316,00	012,20	4717,80	1126,50	1644,90	2574,90	0812,00	40219,00	405510,00	4528 11,50
756,00	19510,00	56416,00	02 2,20	48 9,50	1135,90	1658,70	2589,60	3216,00	4022 9,60	406010,00	4536 25,00
766,00	23710,00	57316,00	032,20	503,80	11414,00	16613,60	25914,80	749,00	4023 2,20	40666,00	4538 19,00
85	24012,00	57416,00	042,30	512,80	11617,00	1689,50	2662,50	8619,00	4024 8,00	40684,00	4539 27,60
866,00	24112,00	59516,00	052,20	533,80	12111,00	170 14,50	2736,90	138 15,00	40255,00	4069 5,90	455611,00
1076,00	24212,00	64018,00	067,50	54 11,00	12213,00	172 71,40	280 10,00	16620,00	402613,00	4070 9,00	4584 9,00
109 6,00	24312,00	646 28,00	077,50	606,50	12313,00	1739,00	2909,90	175 17,50	4027 7,50	4071 6,00	4585 7,50
1126,00	24412,00	648 28,00	082,30	704,00	125 5,00	1744,90	29325,00	28020,00	4028 9,00	4072 6,00	4010319,00
1136,00	24513,00	688 28,00	092,30	724,00	1262,40	1758,00	29918,000	37420,00	4029 9,00	4073 3,00	4010619,00
1257,00	2518,00	40027,00	102,30	734,90	1322,90	18119,80	322 N.C. 324 N.C.	CMOS	40305,00	4075 3,00	4017412,00
132 7 50	253 8.00	4017 12.00	11 2.30	74 3.50	13324.00	182 14.00	364		4031 9.50	4076 8.00	

38 3,20 437 6,50 15 5,80 806 28,00 1613 3,50 Equire 2,50 2 x 108 15,00 Equire 2,50 Equire 2,50 2 x 108 15,00 Equire 2,50 Equire 2,	DECOLLETAGE MICRO
128 4.50 517 3.00 439 8.00 173 4.20 183 18.36 A0,00 1893 3.50 Femelle 15,00 Capot 15,00 180 3.50 Femelle 2,00 180 3.50 Femelle 34,00 180 3.50 Femelle 34,00 180 180 3.50 Femelle 34,00 Femelle 3	18,00 1613 3,50 9 broches Equere. 2,50 2 x 18 B 15,00 1711 3,50 9 broches Equere. 2,50 2 x 18 B 15,00 1711 3,50 9 broches
EC 548 2,00 442 11,00 178 4,80 EUX 2219 3,40 15 broches 549 2,00 522 9,00 18 2,00 561 12,00 18 7,50 37 3,40 2222 38,30 18 2,00 566 1,50 561 12,00 18 7,50 37 3,50 2484 6,00 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	10,00 18903,50 Måle15,00 66,00 18933,50 Femelle .15,00 64,00 18933,50 Femelle .15,00 65,00 68,00 6
107 2,00 556 1,50 562 12,00 197 2,80 81. 35,00 2484 6,00 Capot 15,00 Châssis 34,00 Châssis 34,00 32786 880CHES SUPPORT	2219 3.40 15 broches 24 BROCHES 2 × 20 B 26.00 18.22 3.30 Måle 19.00 Måle 34.00 2 × 25 B 30.00 Måle 34.00 2 × 25 B 30.00 2.4576 88.50 42.00
103 2,00 gg   Mile 20,00 Will 30,00 gg   2/32 4	15.00 2844 6.00 Capot 15.00 Chassis 34.00 Chassis 34.00 SUPPORT 8.77 38.00 8257 49.00 2716 38.00 37.78 87.7 49.00 2716 38.00 2716 38.00 2716 38.00 2718 2718 2718 2718 2718 2718 2718 2718
140 6,00 559 2,00 150 559 2,00 150 560 1,90 876 119,00 240 3,10 2997 A 2,20 29	2905 3,20 Femelle 23,00 Femelle 39,00 NULL3 3,705 MHZ 38,00 2764 39,00 Capot 16,00 Chassis 39,00 Cha
161 4,00 171 4,00 259 3,80 31 4,80 3055 9,00 37 broches 259 3,80 31 4,80 3055 9,00 37 broches 269 3,80 31 4,80 3055 9,00 37 broches 27 broches 27 broches 28 98,00 4,90 828 4 6,69,00 828 6,705,00 828 6	4,80 3054 10,00 foulliage 32,00 28 98,00 4,86 3055 9,00 37 broches 20 10,00 10
177 2,80 135 4,50 20 14,00 338 6,50 32 7,50 100 11,00 Femelle 29,00 Capot 23,00 Acrit 34,9152 8288 79,00 ACRU 4,9152 8288 79,00 ACRU 4,91	6.50 3055 3055 3050 Capot 23,00 Capot 24,00 ACIC 45,00 Capot 24,00
204 2,80 138 5,00 459 8,00 36 18,00 36 18,00 36 18,00 37/3 3,80 CUDE 2 2 2 5 8 61,00 2 114 39,00 ASIO 8 10 12 12 12 14 14 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	18,00 38193,80 9 broches 2 x 31 B 72,00 8, 14, 16, 18,20, 24, 8 000 411622,00 AD-DA AD-
238 1,80 166 4,00 18 N 20,00 494 3,20 239 1,80 169 6,00 62 B 22,00 495 3,20 137 13,00 416 8,70 137 13,00 1	12.00 39065,00 Male19,00 2 × 25 B 45,00 La broche .0,30 MHZ38,00 611635,00 890479,00
308 1,80 235 7,50 64 B .24,00 170 6,00 3055 10,00 3055 10,00 25 broches 24,00 170 6,00 3055 10,00 25 broches 25 10,00 25 broch	5,00 Mále24,00 St Droches CONNECTEURS SUPPORT A WRAPPER 16,00 F6,80 RAM
318 3,00 238 6,20 67 B 32,00 77 8,00 TyN 606 12,00 77 brokes Femelle à sertir 28, 44 16, 18,20, 24, INTEL 680259,80 EVENTED TYN 60612,00 TyN 60612,	TYN 606 . 12,00 37 broches Femelle à sertir 28, 40 B. TYN 606 . 12,00 MK 48

#### LES «ACTUALITES»

#### **EXCEPTIONNEL**

Mieux que les lignes à retard analogique Mieux que les lignes passives à capacités réparties Enfin les lignes à capacités locales

Remplace 2 × TDA 4560/65 + 2 amplis de sortie 2 ajustables pour 3 voies
Résistance totale < 17.7 0

Résistance totale < 17,7  $\Omega$  pour 1 800 NS Temps de montée  $\leqslant$  110 NS, 1800 NS avec prise à 900 NS Impédance 75  $\Omega$ . Directement adaptabble sur tous vos montages pour éliminer tous vos problèmes.

Prix promo **350** F Par 20 : 10 % de remise

#### **CIRCUITS TV** SPECIAUX

PF	ROMOTIC	N
ou 74 C 14. 9,00 CD 4013 7,00 CD 4020 .13,00 CD 4053 13,00 7805 7,00 780 7,00 78 L 05 5,00 68 B 02 69,00 68 B 21 ou A 21 35,00 Eprom 2764 39,00 Self antiparaite torique 49,00	DL 470 40,00 TL 074 19,00 Quartz 65536 MHz 38,00 Self 100 µH 8,00 CD 4052 9,50 CD 4066 6,00	CD 4011 2,9

#### **LIGNES A RETARD ANALOGIQUES**

. 1			
	330 ns Philips <b>35,00</b> 390 ns	Philips 40,00	3 × 390 NS +
	Philips 35,00	450 ns	2 × 330 - 1830
	390 ns	TDK 30,00	64 µS DL 711
	Philips 40.00	900 ns	Philips 90.00
	Philips <b>40,00</b> 470 ns	TDK 65,00	A ALLEGE AND A STREET
1			

#### **PROMOTION**

AY	EF 9306	EF 7510.188.00
3-1015 56,00	EF 9306 E-Eprom . <b>35,00</b>	EF 7910 229,00
3-8912 110.00	EF 9340 . 69.00	Z 8530 . <b>350.0</b> 0
3-135084,00	EF 9341 .79,00	













® HD Micro Systèmes® 42.42.55.09 67, rue Sartoris - 92250 LA GARENNE-COLOMBES

(A 2 minutes de La Défense)

74N153 ..... 1,00 F 6514 . . . . . . . . 20.00 F 4116 . . . . . . . 9,00 F DB 25 Fem. 90° . 9,00 F

**PROMO** 

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 19 h 30 - Samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

TTL LS	TTL S-F	4060 9,80 F	6821B 39,00 F	OSCILLATEUR	BD139 5,00 F
1.85 F 1.55 S.08 F 2.00 F 1.57 S.20 P 2.00 F 1.57 S.20 P 2.00 F 1.57 S.20 P 2.00 F 1.58 S.20 P 3.00 F 1.60 S.00 F 1.60	00 4,90 F 02 6,00 F 04 8,50 F 08 9,50 F 10 11.00 F 11 6,00 F 132 13,00 F 32 13,00 F 33 11,00 F 14 1,00 F 16 14,00 F 16 14,00 F 16 14,00 F 16 15 29,00 F 175 9,90 F 17	4060 9,80 F 40669 6,00 F 40669 5,00 F 40670 5,00 F 40771 5,80 F 40770 5,80 F 40775 6,80 F 4078 6,80 F 4081 5,90 F 4081 13,20 F 4081 13,20 F 4081 7,00 F 4081 7,00 F 4081 7,00 F 4082 7,00 F 4082 7,00 F 4084 7,00		MCT2 7, 00 F MCT2 7, 00 F MCT2 7, 00 F MC555 4, 50 F MC556 13,00 F MC558 27,00 F MC558	B0139

HDM DEPARTEMENT Chip-carrier 68 p. Chip-carrier 84 p. Textool 28 broches DIP SWITCH - COMPATIBLE APPLE IIE
- COMPATIBLE XT/AT3
- DRIVES
- MONITEURS
- IMPRIMANTES
- LOCATION DE MATERIEL
- PROGRAMMATION
D'EPROM
PROM + PAL +
MICROCOMPUTER 6,00 F 9,00 F 11,00 F 13,00 F 12,00 F 10,00 F 8,00 F 25,00 F 25,00 F 25,00 F 29,00 F 8 inter
DIL 16 broches måle
DIL 16 broches fem., CI (IBM)
CINCH fem., CI (Apple)
PERITEL måle
PERITEL fem. chässis
HE902, fem., CI 2 x 25 (Apple)
HE902, fem., CI 2 x 31 (IBM)
HE902, fem., 2 x 17 å sertir LID CANNON à souder 19,00 23,00

MNON a souder

M F MC\*

9.00 10,00 —

12,00 15,00 —

15,00 18.00 25,00

25,00 30,00 —

30,00 45,00 — 25 br. 37 br. 50 br. 9.00 Capot pour DB 9.15, 25, 37 13.00 F ále ou femelle à sertir x 10 2 x 13 2 x 17 ible en nape, le cdr/m : 0,75 1,50 F 15,00 F 9,00 F

MICRO

#### NOUVEAU

Transformer votre moniteur couleur en télévision.

Tuner, TV PAL/SECAM avec ampli et HP 16 présélections Prises entrée antenne, et micro-ordinateur. Sortie péritel.

1 290 F TTC

#### au-dessus de 5 kg, nous consulter

- Contre-remboursement : frais de CR et port en plus

# CONTROL DATA DRMATIONS. par un grand constructeur d'ordinateurs De 15 à 27 semaines à Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, Nantes, Lille et Nancy.

Admission de niveau bac à bac + 2 - Tests gratuits - Prêts formation 100 % - Aide au placement assurée - Début des cours chaque semaine.

Pour documentation, retournez ce bon à Institut Privé Control Data - Bureau 123 - B.P. 154 -75623 Paris Cedex 13 - Téléphone (1) 45.84.15.89

Votre nom	
Votre adresse	<del> </del>
	************************************
Votre téléphone	V X

ഭ്വ INSTITUT PRIVÉ CONTROL DATA Pour devenir un vrai professionnel

0

354 RUF LECOURBE 75015

## MULTIMETRES **NALOGIQUES**

necteur alim IRM fem



#### HM 102 B%

20000 Ω/V 23 gammes de mesure 19 calibres 7 Cal = 1,5 V à 1000 V 2 calibres test de batterie 1,5 et 9 V 4 Cal = 10 V à 1000 V 4 Cal = 5 mA à 10 A 4 Cal Ω mètre Test de continuité par buzzer Décibels — 8 dB à + 62 dB

249 F TTC

Unimer 31

200 K  $\Omega/V$  cont. et alt. Amplificateur incorporé Protection par fusible et semi-conducteur semi-conducteur 9 Cal = et  $\approx$  0,1 à 1000 V 7 Cal = et  $\approx$  5  $\mu$  A à 5 A 5 Cal  $\Omega$  de 1  $\Omega$  à 20 M $\Omega$ Cal dB — 10 à + 10 dB

**548 F TTC** 





#### **Transistor** tester

Mesure : le gain du transistor PNP ou NPN (2 gammes) le courant résiduel collecteur émetteur, quel que soit le modèle Teste : les diodes GE et SI

**421 F TTC** 

Je désire recevoir une documentation, contre 4 F en timbres

Adresse 



#### **POUR BIEN CHOISIR VOTRE SYSTEME DE SECURI**

Consultez un extrait de notre catalogue sur MINITEL, tapez 36. 15 code ACTO rubrique SERVICES

#### **ALARME SANS FIL**

(portée en champ libre)

Alerte par un signal radio. Silencieux (seulement perçu par le porteur du récepteur). Nombreuses

HABITATION: pour prévenir discrè-

tement le voisin.
PERSONNES AGEES en complé

ment avec notre récepteur D 67 et EMETTEUR D22 A ou ET1 (en option). ALARME VEHICULE

ou MOTO PRIX 1250 port 45 F

Doc. complète contre 10 F en timbres

#### TRANSMETTEURS TELEPHONIQUES

#### **CEV 12**



4 numéros d'annel Bin sonore ou message préenregis tré sur cassette (option). Ali mentation de secours incornorée (Homologué)

SUPER PROMOTION

#### **NOUVEAU!!!** avec une ligne de télé-

phone vous pouvez TRANSMETTRE 2 informations distinctes.

#### STRATEL

Transmetteur à synthèse vocale. 4 numéros d'appel. 2 voies d'entrée

Prix: nous consulter. (Homologué)

#### Frais de port 45 F

**CENTRALE AE 2** 

NTREE : Circuit instantané normalement uvert. Circuit instantané normalement ermé. Circuit retardé norm. fermé. Tempo-isation de sortie fixe. Temporisation d'en-rée de sortie et temps d'alarme réglable.

ORTIE: Préalarme pour signalisation d'en-rée en éclairage. Circuit pour alimentation adar. Circuit sirène intérieure. Circuit siène auto-alimentée, autoprotégée, Relais nverseur pour transmett. télépho, et autre.

Purée d'alarme 3', réarmement automat.

ABLEAU DE CONTROLE : voyant de mise en service. Voyant

le circuit instantané. Voyant de circuit retardé. Voyant de résence secteur. Voyant 980

rais de port 35 F



**CENTRALE BLX 06** UNE petite centrale

pour appartement avec 3 entrées : normalement fermé : immédiat

retardé

 autoprotection Chargeur incorporé 500 m/A Contrôle de charge Contrôle de boucle Dimensions  $210 \times 165 \times 100$  mm

PRIX EXCEPTIONNEL



Port 35 F

#### SELECTION DE NOS CENTRALES D'ALARME CENTRALE Série 400 NORMALEMENT fermé.

SURVEILLANCE: 1 boucle N/F instantanée - 1 boucle N/F temporisée - 1 boucle N/F autoprotection 24 h/24 -3 entrées N/O identiques aux entrées N/F. 1 200 F

Alimentation chargeur 1,5 amp. Réglage de temps d'entrée, durée d'alarme. Contrôle de charge ou contrôle de bande. Mémorisation d'alarme.

SIMPLICITE D'INSTALLATION Sélection de fonctionnement des sirènes

#### T3 CENTRALE MODULAIRE

 $\begin{array}{l} 4 \text{ v\'eritables zones d'alarme.} \quad -2 \text{ zones NF imm\'ediat.} \quad -1 \text{ zone NF temporis\'e.} \\ -1 \text{ zone NF d'autoprotection permanente ou 2 zones - temporis\'e.} \quad -1 \text{ imm\'ediat } \quad + \text{ autoprotection ou 3 zones - Imm\'ediat } \quad + \text{ 1 autoprotection} \end{array}$ mémorisation d'alarme sur chaque zone + mémorisation des zones mises en service sans déclencher l'alarme. — 3 circuits d'analyse pour les contacts inertiels avec réglage séparé. — Coffret en acier autoprotégé. — Clé M/A reportée à distance (non fournie). — Réglage séparé des temps de sortie d'entrée et de durée d'alarme. — Sortie pour contacts pré-alarme. — Sortie pour transmetteur téléphonique. — seront dévoilées par nos techniciens. D'autres fonctions intéressante vous

Documentation contre 25 F en timbres Frais de port 45 F

PRIX DE LANCEMENT

#### **CENTRALE D'ALARME 410**

5 zones sélectionnables 2 par 2 sur la face avant, 2 zones de détection immédiate. 2 zones de détection temporisée. 1 zone d'autoprotection, chargeur 12 V 1,5 amp. Voyant de contrôle de boucle, mémorisation d'alarme et test sirène. Commande par serrure de sécurité cylindrique. Dim. H 195 × L 180 × P 105



#### **DETECTEUR RADAR**

Anti-masque PANDA - BANDE X. Emetteur-récepteur de micro-ondes. Protection très efficace. S'adapte à toutes nos centrales alarmes. Supprime toute installation compliquée. Alimentation 12 Vcc. Angle protégé 140°. Portée 3-20 m.

NOMBREUX MODELES DISPONIBLES

**MICROS** 

EMETTEURS : en champ libre

— Portée 50 à 150 m

— Portée 5 km,

réglable de 80

1580° à 117 MHz

#### SIRENES pour ALARME SIRENE

#### SIRENE **ELECTRONIQUE**

autoprotègee en coffret métallique 12 V. 0.75 Amp.



Frais d'envoi 25 F

forte puissance (ho-mologuée) pour exté-rieur et intérieur. Coffret acier autoprotégé

à l'arrachement et à l'ouverture Alimenta-tion 12 Vcc. Valeur 850 F SUPER PRÔMO 590 F

AUTOPROTEGEE de

Frais d'envoi 25 F 1 accus pour sirène 160 F Nombreux modèles professionnels. Nous consulter.

AUTO ALIMENTEE



SURVEILLANCE



KIT COMPLET facile à installer. Simple

Caméra avec objectif de 16 mm (éclairage 8 lux minimum).

Support caméra -Support caméra -10 m de câble liaison. 3 590 F

Prix à l'exportation 2 692,50 F Expediction en port dû

OFFRE SPECIALE Px à l'exportation 3 367,50 F Expédition en port dû





non

Photo r

à utiliser, comprenant :

Ecran de contrôle 23 cm.

KIT

**PORTIER VIDEO** pour PAVILLONS - VILLAS -**IMMEUBLES - BUREAUX, etc.** 



(envoi en port dû SNCF)

**UNE GAMME** COMPLETE DE MATERIEL **DE SECURITE**  1 BATTERIE 12 V, 6,5 A, étanche, rechargeable

24 h/24.

20 mètres de câble 3 paires 6/10

5 entrées d'alarme, 1 entrée à

déclenchement instantané.

entrée NF instantanée.

1 entrée NF temporisée.

1 entrée N/O immédiat.

17 m, 24 faisceaux.

dulée, autoprotégée

**DETECTEUR IR 1800** portée

2 SIRENES électronique mo-

1 entrée d'autoprotection

4 détecteurs d'ouverture ILS Documentation complète contre 16 F en timbres

#### **EQUIPEMENT DE** TRANSMISSION **D'URGENCE ET 1**

Le compagnon fidèle des personnes seules, âgées, ou nécessitant une aide médicale d'ur-



1) TRANSMISSION au voisinage ou au gar-dien par EMETTEUR RADIO jusqu'à 3 km. TRANSMETTEUR DE MESSAGE person-

nalisé à 4 numéros de téléphone différents ou à une centrale de Télésurveillance. Documentation complète contre 16 F en timbres

> POCKET CASSETTE **VOICE CONTROL** LECTEURS/ENREGISTREURS a système de déclenchement par la voix. Catalogue complet contre 22 F en timbres.



Vous désirez installer rapidement et sans branchement un appareil d'écoute téléphonique et l'émetteur doit être invisible. S'installe sans branchement en cinq secondes (il n'y a qu'à changer la capsule). Les conversations téléphoniques des deux partenaires sont transmises à 100 m en champ libre.

#### PRIX: nous consulter

Document. complète contre 10 F en timbres (Non homologué) Vente à l'exportation.

#### INTERRUPTEUR SANS FIL portée 36 mètres

Nombreuses applications (télécommande, éclairage jardin, etc.) Alimentation du recepteur : entrée 220 V sortie 220 V, 250 W EMETTEUR alimentation pile 9 V **AUTONOMIE 1 AN** 

450 Frais

COMMANDE AUTOMATIQUE

D'ENREGISTREMENT TELEPHONIQUE Déclenche automat, et sans bruit l'enregis trement de la communication dès que l'appareil est décroché et s'arrête dès qu'il est 449 F port 25 F Non homologué

1 RADAR

#### 1 CENTRALE Série 400

1 BATTERIE 12 V 2 A étanche, rechargeable





Electronique autoalimentée pour l'extérieur + 1 SIRENE

Electronique modulée de forte puissance pour l'intérieur BATTERIE 12 V 6.5 A étanche rechargeable 4 DETECTEURS d'ouverture ILS



Avec 20 m de CABLES

**IR 15 LD** 

L'ENSEMBLE (envoi en port dû SNCF)

#### 6/10 **RECEPTEUR MAGNETOPHONES**



 Enregistre les communications en votre absence.
 AUTONOMIE 4 heures d'écoute. Fonctionne avec nos micro-émetteurs

3 paires

PRIX NOUS CONSULTER

Documentation complète de toute la gamme contre 15 F en timbres

rayons de détection. Couverture : horizontale

#### DETECTEUR INFRA-ROUGE PASSIF IR 15 LD Portée 12 m. Consommation 15 mA. 14



110°, verticale 30° Prix: 950 F Frais de port 35 F

**TOUTE UNE GAMME** de DETECTEURS Infrarouge Disponible

#### OUDEX ELECTRONIC'S

141, rue de Charonne, 75011 PARIS (1) 43.71.22.46 - Métro : CHARONNE AUCUNE EXPEDITION CONTRE REMBOURSEMENT. Règlement à la commande par chèque ou mandat.

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h sauf DIMANCHE et LUNDI MATIN



# KÖSTER ELEKTRONIK Tous les accessoires pour la réalisation

de circuits imprimés

#### MATÉRIAU PRÉSENSIBILISÉ POSITIF


1,5 mm/0,035 mm Cu. Simple ou double face avec film de protection inactinique Epoxy ou pertinax

Ероху	Epoxy	Pertimax
simple face	double face	simple face
80 x 100	80 x 100	80 x 100
100 x 160	100 x 160	100 x 160
150 x 200	150 x 200	150 x 200
200 x 300	200 x 300	200 x 300
300 x 400	300 x 400	300 x 400
400 x 600	400 x 600	
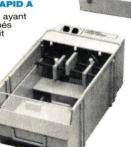
#### **MACHINE A GRAVER RAPID A**

Nouvelle série d'appareils ayant nouvelle serie d'appareils ay fait leurs preuves, équipés d'un support pour le circuit à graver. La manipulation est plus facile, il ne subsiste aucun risque de contact de la peau avec le perchlorure.

Tous les appareils Tous les appareils sont thermostatés (sauf le Type 1) à 50° C et munis 50° C et munis d'un couvercle en PVC trans-parent, évitant odeurs et éclaboussures. boussures. Type IA Surface utile 100 x 170 mm -Type II Surface utile: 165 x 230 mm - Type III Surface utile: 260 x 400 mm





#### BANC À INSOLER

Ces appareils permettent l'exposition aux ultra-violets de platines présensibilisées (positif), à l'aide de tubes UV placés sous une plaque de verre. Le couvercle, dont le dessous est recouvert de mousse, est assujetti par deux brides dont le serrage procure une bonne répartition de la pression

sur le circuit imprimé. Chaque appareil est doté d'une minuterie (5 mm). Tous les appareils sont fournis prêt à l'emploi (par de kit).

Type I Surface utile 200 x 460 mm - 2 tubes UV

Type II Surface utile 350 x 460 mm - 4 tubes UV

#### EFFACEURS D'EPROM

Il s'agit d'un appareil fourni prêt à l'emploi, capable d'effacer jusqu'à 6 EPROM simultanément. Il est doté d'un tube UV spécial avec réflecteur, alimentation 220 V, et d'une minuterie 0...15 mm.

Type I Appareil complet

Le Type II est équipé d'un interrupteur de sécurité supplémentaire qui coupe l'alimentation du tube UV lorsque le couvercle de l'appareil ouvert.

est ouvert.

A monter soi-même:

1 tube UV, 2 douilles, 1 ballast, 1 starter avec support, le schéma électrique et coffret complet.

#### SUPPORT D'INSOLATION HOBBY

Permet d'exposer les plaques présensibilisées, les typons, etc. La source de lumière est dotée d'une minuterie et d'une lampe halogène 1000 watts avec volets mobi-les. Une plaque de verre articulée procure une bonne répartition de la pression.

# PLAQUES BAKELITE BANDE OU PASTILLE PAS: 2,54.

Cuivrées	Étamées
60 x 100	60 x 100
100 x 100	100 x 100
160 x 100	160 x 100

#### SODIPEL

Représentant général pour la France :

17, Av. Monplaisir 84000 AVIGNON - Tél. : 90.82.52.71 - Télex : 431 195 AB 101

DISTRIBUTEUR PARIS STEP CIRCUITS 16, rue Saint-Just - 94800 VILLEJUIF - Tél. : 47.26.68.51

SERVICE ÉLECTRONIQUES COMPOSANTS 5, rue Simian-Jauffret - 13140 MIRAMAS - Tél. : 90.50.01.52

#### **SM ELECTRONIC**

20 bis, av. des Clairions 89000 Auxerre. Tél.: 86,46,96,59.



Un ouvrage tout simple, à la portée de celui qui s'intéresse à la télévision par satellite.

Après un bref exposé sur les débuts de la télévision et les 50 ans de la TV française, le lecteur trouvera quelques pages sur l'historique de la TV.

La majeure partie de cet ouvrage est consacrée à la très recherchée « télévision par satellite », les programmes captables, la liste des satellites géostationnaires, la

R.D.S., ECS-1, chercher la direction, le lanceur Ariane IV. En annexe, une excellente explication technique, très complète, extrait d'un triple article de Ch. Pannel

85 F Franco

Points de vente : LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO - 75010 PARIS T.P.E. 36, BD MAGENTA - 75010 PARIS STEREANCE 82, RUE DE LA PART DIEU - 69003 LYON

#### **BON DE COMMANDE**

NOM \_ PRENOM -**ADRESSE** 85 F FRANCO Total de la commande \_

## ULTIMETRES **NUMERIQUES**



#### DM 105

Le Multimètre le plus compact de la gamme 0,5 % de précision en Vcc Grande simplicité d'emploi Fonction Vcc, Vca,

**451 F TTC** 

Je désire recevoir une documentation, contre 4 F en timbres

## DM 5000

2000 points de mesure 20 Amp. cont. et alt. 26 calibres 0,25 % de précision ± 1 Digit Polarité et Zéro automatiques 200 mV - 1000 V = 200 mV = 750 V = 200  $\mu$ A — 20 Amp = et = 200 Ω à 20 MΩ Alim.: Bat. 9 V type 6 BF 22 Accessoires : pinces ampéremétriques

Sacoche de transport 664 F TTC






2000 pts de Mesure Précision 0,5 % ± 1 Digit. Affichage par LCD Polarité et Zéro Automatiques Indicateur d'usure de batterie 200 mV à 1000 V ≃ 200 mV à 750 V ≃ 200  $\mu$  A à 10 A = et  $\approx$  200  $\Omega$  à 20 M  $\Omega$ Alim. : Bat. 9 V type 6BF 22 Accessoires: Sacoche de transport


	RA
il II	ce

France	
54 RUE LECOURBE 75015	

Nom								•					٠.	•						•	•	•					
Adres	SS	е					•											•									
					•									٠	•												
								C	20	00	de	9	р	o	S	tá	al	:									

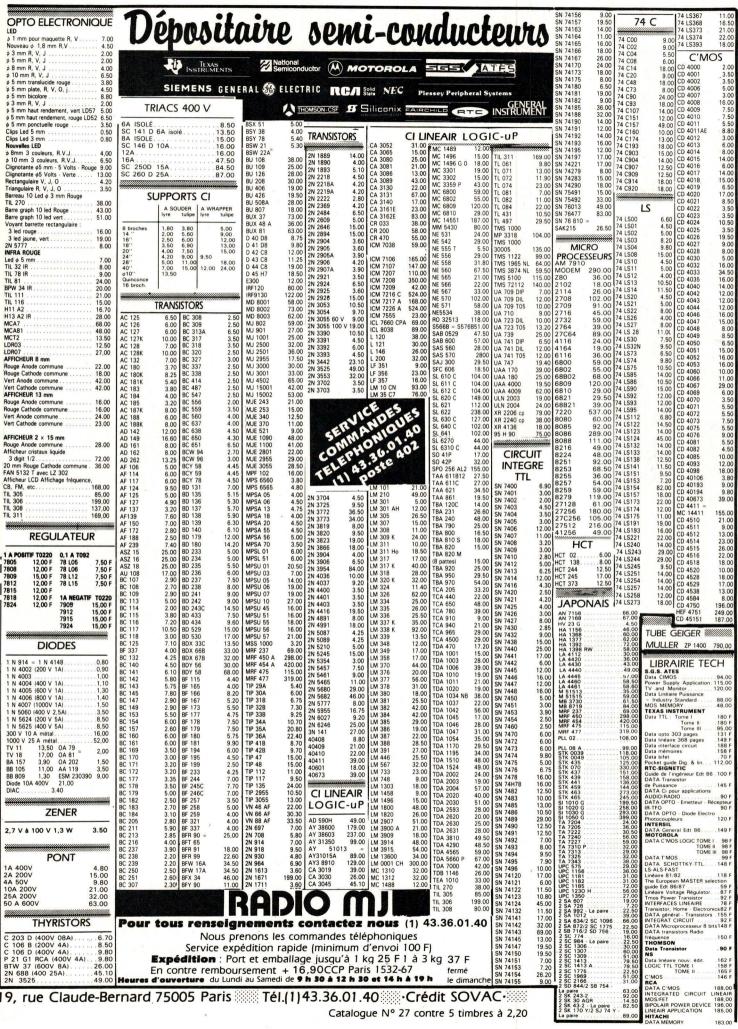

# DAMI L'ESPACE MUSICALIII

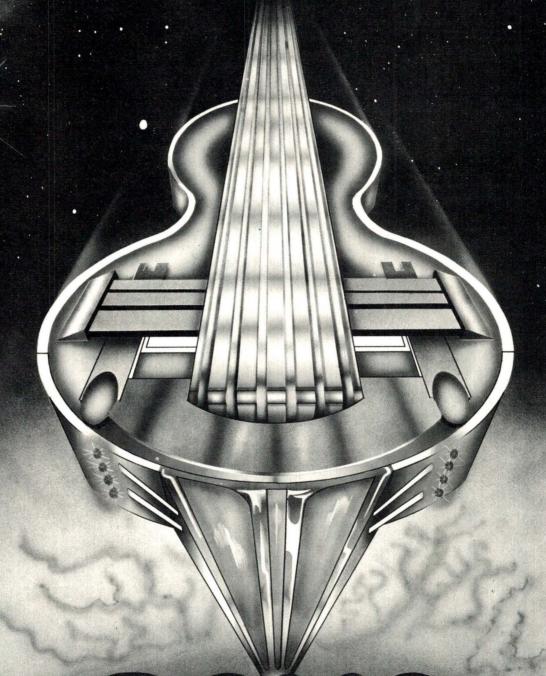



chaque mois chez votre marchand de journaux







PRIX PAR QUANTITE, PRIX POUR CLUB ET CE, NOUS CONSULTER

87, rue de Flandre - Paris 19° Tél. : 42.39.23.61

ng très facile

COMPOSANTS

MATERIEL DISPONIBLE SUR STOCK - GRAND CHOIX DE NOUVELLES CARTES POUR APPLE ET IB

Métro Riquet et Crimée - Parking très facile

CATALOGUE ET TARIF CONTRE 20 F EN TIMBRES

# COMPATIBLES — PERIPHERIQUES ET COMPOSANTS DISPONIBLES



# Une formation pour un métier

	METIERS PREPARES	NIVEAU POUR ENTREPRENDRE LA FORMATION	DUREE DE LA FORMATION
ELECTRONIQUE	ELECTRONICIEN L'électronique vous passionne, c'est un secteur en plein développement. Choisissez ce métier d'avenir rapidement accessible.	Accessible à tous	14 mois
	☐ TECHNICIEN ELECTRONICIEN  Vous aimez le travail rigoureux et savez faire preuve d'initiative. Choisissez cette spécialité qui offre de nombreuses possibilités en laboratoire et en atelier.	3°/C.A.P.	16 mois
	☐ MONTEUR EN SYSTEMES D'ALARME A partir des sites concernés, locaux industriels, entreprises ou maisons individuelles, le monteur câble et teste les réseaux d'alarme.	Accessible à tous	13 mois
	☐ INSTALLATEUR DEPANNEUR EN TELEPHONES  Cette formation vous permettra de connaître l'ensemble des techniques pour l'installation et le dépannage des équipements modernes en téléphones.	Accessible à tous	11 mois
	☐ INSTALLATEUR DEPANNEUR EN MICRO- ORDINATEURS  Les micro-ordinateurs sont utilisés dans l'entreprise comme dans la vie quotidienne; vous apprendrez à les mettre en place et les dépanner.	Accessible à tous	15 mois
11-	☐ B.T.S. ELECTRONIQUE En tant que technicien supérieur, vous travaillerez à la réalisation ou à l'étude des applications industrielles de l'électronique.	Terminale	29 mois
RADIO TV HI-FI	☐ MONTEUR DEPANNEUR RADIO TV HI-FI		
AUTOMOBILE	I V TII-TI L'expansion de la vidéo, des chaînes radio-télévision, des magnéto- scopes vous offre de nombreux emplois dans ce secteur en dévelop- pement.	Accessible à tous	17 mois
	TECHNICIEN RADIO TV HI-FI Participez à la création, la mise au point et le contrôle des appareils de télévision, vidéo, radio et Hi-Fi.	C.A.P./3°	18 mois
	TECHNICIEN EN SONORISATION En tant que professionnel de la «sono», vous mettez en place l'équipement sonore d'un lieu donné à l'occasion de diverses manifestations.	3e/C.A.P.	11 mois
	☐ INSTALLATEUR DEPANNEUR EN AUTO- RADIOS Les véhicules sont de plus en plus souvent équipés d'auto-radios; ce secteur en plein développement vous offre un travail sûr et intéressant.	Accessible à tous	14 mois
The	MONITEUR(TRICE) AUTO-ECOLE (préparation à l'examen officiel) Vous voulez exercer un métier de contacts et être indépendant. Devenez moniteur en préparant l'examen officiel.	Accessible à tous	10 mois
AUTOMATISMES	☐ TECHNICIEN EN AUTOMATISMES L'automation est actuellement un secteur de pointe. Les différentes industries font appel aux automatismes. Choisissez cette spécialité très recherchée.	3°/C.A.P.	24 mois
	ELECTRONICIEN AUTOMATICIEN L'automation est actuellement un secteur de pointe. Les différentes industries font appel aux automatismes. Un besoin grandissant de spécialistes se fait sentir.	Accessible à tous	13 mois
	☐ TECHNICIEN DES ROBOTS  Chargé de concevoir des systèmes automatisés et d'en assurer la maintenance, à la fois pour la partie logiciel et mécanique.	Terminale	29 mois
	□ B.T.S. INFORMATIQUE INDUSTRIELLE  Vous êtes chargé de l'élaboration, la conception, la fabrication et la	Terminale	34 mois

Vous êtes chargé de l'élaboration, la conception, la fabrication et la maintenance d'un système informatique industriel.

#### PRIORITE A LA FORMATION

2.000 entreprises de toutes tailles prennent en charge chaque année pour leur(s) salarié(s) une formation EDUCATEL. «Si vous êtes salarié(e), possibilité de suivre votre étude dans le cadre de la Formation Professionnelle Continue.»



Etablissement privé d'enseignement par correspondance soumis au contrôle pédagogique de l'Etat

#### Bon pour une documentation gratuite

OUI, je souhaite recevoir sans aucun engagement

une documentation complète sur le métie	er qui m'intéresse.
Mr □ Mme □ Mlle □	×
NOM	Prénom
Adresse: N°Rue	
Code postal Localité	
	Téléphone travail nous donner tous les renseignements ci-dessous:
Age (il faut avoir au moins 16 ans pour s'ins	crire) - Niveau d'études
Si vous travaillez, quelle est votre profession? Dans ce cas, êtes-vous intéressé(e) par la formatic Si vous ne travaillez pas, vous êtes: ☐ Etudiant(e)	
☐ Femme au foyer ☐ Autres	oal's
Merci de nous indiquer	24.01

Terminale

Renvoyez-nous ce Bon dès aujourd'hui sous enveloppe à l'adresse suivante : **EDUCATEL - 3000 X - 76025 ROUEN CEDEX** 

Pour Canada, Suisse, Belgique: 142, bd de la Sauvenière, 4000 Liège (Belgique) Pour DOM-TOM et Afrique: documentation spéciale par avion.

34 mois

# electro-pu ce


TTL					CIRCUI	T INT	EGRE					NEAIR	E			par 5	par ·
74 LS		par 5	par 10	1 3	EFCIS			50.00	par 5	par 10		l 741: l 301.311	,324,339,3	358.	4,00	3,50	3,0
-00,02,04,05,08,09,10,11, 20,21,27,30,32,38,51:	2,00	1,80	1,60		9340 9341			58,00 70,00	52,00 63,00	46,50 56,00	39	3,709,72	3,747,748		5,00	4,00	3,5
-14,74,85,86,107,109,123,			0.00		9345			128,00		102,50		l 308,348 l 307,318	: ,319,710,	711:	8,00 10,00	7,00 8,50	6,0 7,5
125,126,260,266: -85,133,138,139,151,153,	3,50	3,20	2,80		9365,66 9367			265,00 330,00				555:			5,00	4,00 7,00	3,5 6,0
155,156,157,158,251,253,	4.50	4.00	0.00		7510,7910			130,00	117,00	104,00		556: 072,74,8	2,84:		8,00 7,00	6,00	5,5
257,258,365,366,367,368: -93,161,163,164,174,175,	4,50	4,00	3,60		G I AY-3-1015			45,00	par 5 40,50	par 10 36,00	-UL	N 2003,0	14		10,00	8,50	7,5
193,194,195,293,390,393:	6,00	5,50	5,00		INTEL			45,00	par 5	par 10		EGULA			F 00	par 5	par 1
-165,166,240,244,259,273, 280,373,374,377,378,379:	8,00	7.00	6.00		8088			63,00	56,50	50,50		05,08,12, 05,12,15:			5,00 5,00	4,50 4,50	4,0
-245,540,541,670:	9,00	7,50	6,50		8237 8251.53.55	5		98,00 48,00	89,00 43,00	79,00 38,50	-78	L05,12:			4,00	3,50	3,0
-322,323,640,645,688: <b>74 HC,ALS</b>	16,00	14,00 par 5	13,00 par 10		8259			58,00	52,00	46,50		1317,337		10 TO 00	8,00	7,00 par 10	6,0 par2
-00,02,04,08,10,11,20,21,		paro	pai 10		8279 8284			67,00 49,00	60,50 44,00	53,50 39,00		2222:	TORIC	18,TO 39	1,80	1,60	1,4
30,32,51: -74,86,107,109,125,126,	2,20	2,00	1,80		8288			112,00		89,50			19,2905,0	7:	2,00	1,80	1,6
260,266:	4,00	3,50	3,20		MOTOR	OLA		00.50	par 5	par 10		12369,289 13055:	94:		3,00 8,00	2,70 7,00	2,4 6,5
-85,138,139,151,153,157, 158,251,253,257,258,365,					6802 6809,6809	E		36,50 55,00	32,00 49,50	29,00 44,00	TF	RANSIS	TOR TO	92,CB76	,	par 10	para
366,367,368:	5,00		4,00		6821,50			16,50	15,00	13,50		2222,290			1,00	0,90	0,8
-164,174,175,194,195,393: -165,166,240,244,373,374:	7,00 9,00	6,00 7,50	5,50 6,50		6840 6845			37,00 86,00	33,50 77,50	29,50			,557,558: EUR-LE		1,00	0,90 par 10	0,8 par2
-245,273,540,541:	10,00	8,50	8,00		68000P8				150,00	130,00		u 5 mm:f		D	1,00	0,90	0,8
74 F		par 5	par 10		68010C8 68230P8			500,00 80,00	425,00 68,00	60,00	-80	u 13 mm	Rouge:		12,00	10,50	9,5
-00,02,04,08,10,11,20,21,27 30,32,51:	4,00	3,50	3,20		68440P8			300,00				ESISTA				par 25	par 10
-74,86:	5,00		4,00		68451C8 68705P3S			500,00 200,00		150.00	-1/4	4 W couch	ne carbon	e 5%:	0,15	0,12 par 5	0,1 par 1
-138,139,151,153,157,158, 174,175,251,253,257,258:	8,00	7.00	6,00		1488,89			5,00	4,50	4,00	- 1		OURNS V		4,00	3,50	3,0
-194,195,240,244,373,374:	13,00		10,00		3486,3487 Version B:-			37,00	33,50	29,50			OURNS 3		12,00	10,00	9,0
74 N		par 5			NEC				par 5	par 10			SATEU				
-06,07,16,17: -154,159:	6,00 10,00		5,00 8,00		uPD 765			100,00 175,00	89,00 150,00	79,00		RAMIQ PO:10pF-		LTI. 5,08	1,10	par 5	par 1 0,9
CMOS 4000	,	par 5			V 20,30 N S			175,00	150,00	130,00	-X7	R:220pF	-680pF:		1,10	1,00	0,9
-00,01,02,11,12,25,69,					ADC 804,0	9		57,00	51,50	45,50		iu:0,01uF		FF 5.00	1,10	1,00 par 5	0,9 par 1
70,71,72,73,75,77,78, 80,81,93:	2,50	2,25	2,00		DAC 808 58167,174	E.		34,00 85,00	30,50 76,50	27,00 68,00		INTALE	GOUT	1 E 5,08	1,10	1,00	0,9
-13,16,27,49,50:	4,00	3,50	3,00		ROCKW			05,00	par 5	par 10		2uF-6,8uF			2,00	1,80	1,6
-17,18,20,21,22,23,24, 28,29,40,42,44,51,52,53:	5,00	4,50	4,00		6502,22,5			50,00	45,00	40,00		uF-22uF: KT 5,08			3,00	2,70 par 5	2,4 par 1
-35,63,94,98,4528,38:	6,50	5,50	5,00		6532,45 Version 2 N	MHz· <b>+10</b> 9	<b>%</b>	76,00	68,50	61,00		00pF-0,3	3uF:		1,10	1,00	0,9
MEMOIRES			0		Version C	MOS:+15	%					47uF-0,68	BuF:		1,50 2,50	1,30 2,25	1,2
<b>SRAM</b> 6116	35,00	par 4 30,00			Version C	MOS 2 M	Hz: <b>+20</b> %		par 5	par 10	-1u		E BADIA	L OU AX		2,25 par 5	2,0 par 1
5565	60,00	50,00	40,00		<b>W D</b> 1770,72,27	79X		200,00	170,00	150,00	-4,	7uF-10uF	:	L OO AA	0,80	0,70	0,6
<b>DRAM</b> 4116,64	13,50	par 8 12,00			179X				144,00	128,00		uF-100ul			1,10 1,80	1,00 1,60	0,9 1,4
41256,4416	30,00				9216 1691			85,00 135,00		68,00 108,00	-47	OuF-1000	OuF:		2,80	2,50	2,2
4464 <b>EPROM</b>	50,00	45,00 par 5	par 10		8250			117,00	105,50	93,50		00uF-330 00uF:	00uF:		5,00 8,00	4,50 7,00	4,0 6,5
2716,32,64	40,00				ZILOG Z 80A CPU	L PIO CT	C	28,00	par 5 25,00	par 10 22,50			ONT D	E DIOI	10	par 10	
27128,256 <b>EEPROM</b>	60,00	50,00 par 5			Z 80A SIO		0	75,00	65,00	56,50	-11	14151	0.12	L DIO.	0,50	0,45	0,4
9306	35,00	30,00	25,00		Z 8671			135,00		108,00		14148 10X			0,20 0,40	0,18	0,1
2816 <b>PROM</b>		par 5			TRANSI 3VA	FORMA	TEUR	36,50	par 5 32,00	par 10 29,00	1200	ENER 500	)mW		0,80	0,70	0,6
32X8	15,00				5VA			38,00	34,00	30,00	-1A	\-400V er	carré:		4,00	par 5 3,50	par 1 3,0
256X4 256X8,512X8	23,00 57,00				10VA 16VA			53,50 62,00	48,00 55,00	43,00 49,00	- 2/	4-400V e	n ligne:		4,00	3,50	3,0
QUARTZ		par 5	par 10	:	26VA			65,00	58,00	52,00		A-800V 6	en carré:		13,00	11,00	10,0
HC 18:1,8432;2,4576:	25,00				46VA (2X6V,2X9	V 2X12V	2X15V 2	94,00 X18V 2X2	84,00	75,00		CLF JuF.12uF.	15uF,18u	F:	4,00	par 5 3,50	par 1 3,0
HC 18:3,2768-16,000:	13,50		10,00	į,	(270 ,270	V, ZXIZV	,27(104,2	A 10 V, EAE	/		1	,,	,,,,,,,		,,,,,	0,00	0,0
CONNECTIQUE SU		ECC	ww	P	EP	droit-co	udé Cab	le Plat	Double	Lyre	Tulipe	Tu	ılipe à Wı	rap Ins Nu	ılle		
8	par 5		par 5		par 5		par 5		par 5	0,80	par 100 0,65	1,80	par 25 1,40	3,00	par 10 2,50		pa
14 11,00	10,00			14,00	12,50	12,00	11,00	8,00	7,00	0,90	0,70	3,40	2,70	5,50	4,50		
16 <b>11,50</b>	10,50		1	14,50	13,00	12,50	11,50	8,50	7,50	1,00 1,20	0,80	3,80 4,20	3,00	6,00 7,00	5,00 5,50		
20 13,00	11,50			16,00	14,50	14,00	12,50	11,00	10,00	1,30	1,10	4,60	3,70	7,50	6,00		
26(24) <b>14,00</b> 34(28) <b>18,00</b>	12,00 16,00			17,00 21,00	15,50 19,00	16,00 19,00	14,50 17,00	14,00 19,00	12,50 17,00	1,60 2,00	1,30 1,60	5,50 6,40	4,40 5,10	9,00	7,00 8,50	48,00 56,00	
40 22,00	20,00	47,00	42,50 2	25,00	22,50	22,00	20,00	22,00	20,00	3,00	2,40	8,00	6,40	15,00	12,00	80,00	
DIP:connecteur à enficher su EP:connecteur de transition,														melle à m	onter sur	cable;	
CANNON	ombase III	a mon	noi sui Oi,		Ji ii lecteur	Silvariab	io double	ace au pa	uo ue 2,04	a min a mil	Jinei Sul	OI (IIE 9)		PBB			
	Mâle à sou	ider Fe	m à soude	r F	emelle cou	ıdé Mâ	le à sertir par 5	Fema	à sertir par 5	Capot	par 5		par 5			par 5	6
9 9,00	par 5 7,00	9,00	par 5 7,00 1	19,00	par 5 16,00	31,00	28,00	34,00	30,50	10,00	8,50		pai 5	38	20,00	16,00	
15 12,00	10,00	12,00	10,00 2	25,00	21,00	42,00	38,00	46,00	41,50	11,00	9,00			50	25,00	20,00	
25 <b>15,00</b> 37(36) <b>30,00</b>	12,00 27,00			38,00 52,50	32,00 44,00	54,00 67,00	48,50 60,50	59,00 57,00	53,00 51,50	12,50 14,00	10,50 12,00	25,00	20,00	62	30,00	25,00	
DIN 41612				,		, -	-,	,,,,,		W	-,	-,	-,				
M						Lama	lle droit										
	âle coudé à souder		elle droit ouder		e coudé vrapper		apper				DIP SWI	TCH		BARRET	TE droite	OU COLIC	dée
	à souder par 5	às	ouder par 5	àv	vrapper par 5	à wra	apper par 5				DIP SWI			BARRET		par 5	5
	à souder	à so 28,00	ouder par 5 24,00 5		vrapper		apper		4 6	7,00 8,50	DIP SWI par 5 6,00 7,50	Simp	ole rangée ole rangée		9,00 14,00		5



(21 x 29,7 cm)

Plus de 1200 pages

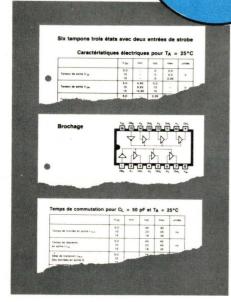Très facile à consulter : ci-contre, le classeur à anneaux ouvert. Noter : la reliure solide pour des manipulations répétées; les feuillets mobiles pour une consultation facile même par plusieurs personnes à la fois.



Pour chaque circuit intégré, les caractéristiques limites et les spécifications d'utilisation indispensables à la mise en œuvre (exemple ci-dessus : circuit C-MOS 4503).

#### Le seul ouvrage en français qui vous en dise autant sur les circuits intégrés.

En effet, cet ouvrage de référence unique vous donne : • une double entrée pour vos recherches : le classement alphanumérique d'une part, le classement par

fonction d'autre part. • l'ensemble des données techniques de chaque circuit : caractéristiques, fonctions, applications, noms des

fabricants. • En plus des cartes de référence détachables pour les circuits programmables.

Aucun autre ouvrage en français ne réunit autant d'informations indispensables à la mise en œuvre des circuits intégrés.

#### A la fois une encyclopédie et un outil de travail très pratique

Que vous soyez professionnel ou amateur, cet ouvrage vous fait gagner un temps considérable. Il traite de tous les types de circuits, utilisés dans les domaines les plus divers : de la micro-informatique à l'audiovisuel Quand cela s'impose, des tableaux, des courbes ou des schémas vous donnent avec clarté les informations précises dont vous avez besoins pour travailler sur un circuit intégré.

Editions WEKA 12, Cour St-Eloi. 75012 PARIS Tél.: (1) 43.07.60.50, SARL au capital de 2 400 000 F - RC Paris B-316 224 617

#### **EXTRAIT DU SOMMAIRE:**

 Circuits numériques Circuits intégrés logiques de type TTL, C MOS série 4000. • Circuits d'ordinateur et périphériques • Circuits intégrés linéaires Amplificateurs opérationnels, BF, HF 
October 1988 | Propriés | Régulateurs - Contrôleurs pour moteur - Circuits de commutation de réseau - Transducteurs - Générateurs de fonctions. • Circuits intégrés de traitement et conversion de données. · Circuits intégrés spéciaux.

#### **UN SERVICE EXCLUSIF!**

Un instrument de travail se doit d'être efficace à tout moment. Cet ouvrage fait donc l'objet de compléments/mise à jour réguliers. Grâce à des compléments trimestriels de 150 pages (prix franco TTC: 215 F), vous découvrirez toutes les nouvelles données sur les circuits intégrés les plus récents. Un simple geste suffit pour les insérer dans votre classeur à feuillets mobiles. (Vous pouvez annuler ce service sur simple demande).

Pour disposer de votre exemplaire de cet ouvrage absolument unique, renvoyez sans attendre le bon de commande ci-dessous.



_	_	_	_	_	_	_	_		_	-				
	П			n	=		n	м	٧.	AI	м	n.	à compléter et à renvoyer, avec votre règlement, a Editions WEKA, 12, cour St-Floi, 75012 PARIS	KU)
	u	и		u	-	•	v	u li	VI.	м	м	UE	Editions WEKA 12 cour St.Floi 75012 PARIS	

□ OUI, envoyez-moi aujourd'hui même, .... exemplaire(s) du "Catalogue apha-numérique des principaux circuits intégrés" (2 volumes, 1 200 pages, 21 x 29,7 cm) au prix unitaire de 475 F TTC port compris. Ainsi que mon cadeau gratuit, 1 CIRCUIGRAPH COMPLET

Ci-joint mon réglement de . . . . . . . F par □ chèque bancaire □ C.C.P. 3 volets à l'ordre des Editions WEKA.

J'ai bien noté que cet ouvrage à feuillets mobiles sera actualisé et enrichi chaque tri-mestre par des compléments et mises à jour de 150 pages au prix franco de 215 F TTC, port compris. Je pourrais bien sûr interrompre ce service à tout moment par simple

☐ Envoi par avion 110 F par ouvrage

Nom :	Prénom :	_
N° et Rue :		
Code postal :	Ville :	
Pays :	Téléphone :	_
Date :	Signatura :	

# LA GARANTIE WEKA : SATISFAIT OU REMBOURSÉ

# HYPER DISCOUNT

#### **TARIF COMPOSANTS**

CIRCUITS INTEG	RES
TTLLS	
	4 50 5
74 LS 00	1.50 F
74 LS 04	1.50 F
74 LS 09	1.60 F
74 LS 10	1.60 F
74 LS 11	1.60 F
74 LS 15	2.50 F
74 LS 32	1.60 F
74 LS 38	1.80 F
74 LS 74	2.50
74 LS 123 74 LS 138	4.80 F
74 LS 156	4.20 1
74 LS 221	6.00 1
74 LS 244	5.90 (
	9.00
74 LS 257	3.90 (
74 LS 273	5.90 [
74 LS 365	2.00 1
74 LS 393	3.00
AUTRES TTL	
74 HCT 04	2.50 (
	2.00
C.I. MICRO	NOTION AND ADDRESS OF THE PARTY
MPU 6502A	55.00
VIA 6522A	54.00 1
ACIA 6551A-P	69.00
GEN.SON AY3-8912	62.00
FDC 1793	75.00
FDC 9216	72.00
RAM	
9114 CPC	18.00 (
4164-15 NL	14.00
4864-15 NL	14.00
4416-15 NL	20.00
4464-15 NL	60.00
<b>E</b> PROM	
THE RESERVE AND ADDRESS OF A STATE OF A STAT	
2764	26.00
C.I. DIVERS	SALES CONTRACTOR
4N25 OPTO-CPL	7.90
CD4051 MUX	8.10
MC 1488 DRIVER	8.10
MC 1489 DRIVER	8.20
LM 358 AMP OP	5.50
LM 386 AMP OP	10.50

NT. 33 \( \mu^4\) 10V \\ 2.40 \( \text{F}\) UST 2,2 \( \text{pf}\) 3.00 \( \text{F}\) UIDDES     4148
MINION   M
14148 0.30 F 14001 0.60 F 15400 0,60 F W 54 1.20 F W 95B 1.20 F N.BZY 88C 4,3V 1.20 F N.BZY 88C 4,7V 1.20 F N.BZY 88C 4,7V 1.20 F N.BZY 55C 12V 1.30 F IESISTANCES 1/4 W 5 % -18-47-62-82-100 0.15 F 0-270-470-560-1K 0.15 F 2K-10K-22K-27K 0.15 F K-10K-22K-27K 0.15 F
14148 0.30 F 14001 0.60 F 15400 0,60 F W 54 1.20 F W 95B 1.20 F N.BZY 88C 4,3V 1.20 F N.BZY 88C 4,7V 1.20 F N.BZY 88C 4,7V 1.20 F N.BZY 55C 12V 1.30 F IESISTANCES 1/4 W 5 % -18-47-62-82-100 0.15 F 0-270-470-560-1K 0.15 F 2K-10K-22K-27K 0.15 F K-10K-22K-27K 0.15 F
14001
14001
15400   0,60 F   W 54   1.20 F   W 54   1.20 F   W 95B   1.20 F   W 95B   1.20 F   F   F   F   F   F   F   F   F   F
W 54. 1.20 F W 95B. 1.20 F V 228. 4.50 F SINBZY 88C 4,3V 1.20 F SINBZY 88C 4,7V 1.20 F SINBZY 88C 4,7V 1.20 F SINBZY 85C 12V 1.30 F
W 95B. 1.20 F /228 4.50 F /228 4.50 F /228 4.50 F /228 4.50 F /238 4.50 F /248 6.4,7V 1.20 F /258 6.4,7V 1.20 F /258 6.4,7V 1.30 F /258 6.4,7V 1.50 F /258 6.4,7V 1.
228 4,50 F N.BZY 88C 4,3V 1.20 F N.BZY 88C 4,7V 1.20 F N.BZY 55C 12V 1.30 F IESISTANCES 1/4 W 5 % -18-47-62-82-100 0.15 F 0-270-470-560-1K 0.15 F 2K-3,3K-3,9K-4,7K 0.15 F K-10K-22K-27K 0.15 F K-10K-22K-27K 0.15 F
N.BZY 88C 4,3V 1.20 F N.BZY 88C 4,7V 1.20 F N.BZY 55C 12V 1.30 F IESISTANCES 1/4 W 5 % -18-47-62-82-100 0.15 F 0-270-470-560-1K 0.15 F EX-3,3K-3,9K-4,7K 0.15 F EX-10K-22K-27K 0.15 F K-10K-22K-27K 0.15 F
IN BZY 88C 4,7V 1.20 F IN BZY 55C 12V 1.30 F IESISTANCES 1/4 W 5 % -18-47-62-82-100 0.15 F 0-270-470-560-1K 0.15 F 2K-3,3K-3,9K-4,7K 0.15 F 2K-10K-22K-27K 0.15 F K-10K-22K-27K 0.15 F
1.30 F IESISTANCES 1/4 W 5 %  -18-47-62-82-100
ESISTANCES 1/4 W 5 %  -18-47-62-82-100
-18-47-62-82-100 0.15 F 0-270-470-560-1K 0.15 F 0-270-470-560-1K 0.15 F 2K-10K-22K-27K 0.15 F K-10K-22K-27K 0.15 F
-18-47-62-82-100 0.15 F 0-270-470-560-1K 0.15 F 0-270-470-560-1K 0.15 F 2K-10K-22K-27K 0.15 F K-10K-22K-27K 0.15 F
0-270-470-560-1K
0-270-470-560-1K
2K-3,3K-3,9K-4,7K 0.15 F 2K-10K-22K-27K 0.15 F K-100K-220K-270K 0.15 F
2K-10K-22K-27K 0.15 F K-100K-220K-270K 0.15 F
K-100K-220K-270K0.15 F
managed by the control of the contro
RESISTANCES AJUST.
0 OHMS1.20 F
2 K 1.20 F
RESEAU DE RESISTANCES
PTS 5 RES 1502.70 F
PTS 5 RES 47K 2.50 F
PTS 4 RES 1001.50 F
PTS 4 RES 2201.50 F
PTS 4 RES 2,2K 2.10 F
PTS 4 RES 10K 2.10 F
TO SEE A SECURIOR OF THE OWNER OWN
ELAIS 5 V
ARE 1 CONT8.00 F
AMELIN 1 CONT8.00 F
JASH 1 CONT8.00 F
NIADTZ
UARTZ
8432 MHZ19.00 F
15909 MHZ15.00 F
0 MHZ11.00 F
867238 MHZ15.00 F
2,0 MHZ11.00 F
MODULATEURS
OD N/B ASTEC 233E3625.00 F
SWITCH/INTER

FUGITIF UNI /CI DROIT FUGIT.POUSSOIR CHASS M/A-INV UNIPOL M/A-INV BIPOL	2.50 F 9.00 F
SUPPORTS CILYRE	
8 BROCHES 14 BROCHES 16 BROCHES 28 BROCHES 40 BROCHES TRANSISTORS	0.80 F 1.10 F 1.00 F 1.50 F 2.10 F
BD 132 RESEAU CA 3083 CONNECTEURS SUB «	0.50 F 2.70 F 4.00 F
9 BR MAL.SUB D /CI 90° 25 BR FEM.SUB D /CI 90° CONNECT. TYPE « BER	RG »
2 × 17 BR /CI DROIT 2 × 17 BR /CI 90 2 × 10 BR /CI 90	12.00 F 2.54
LE POINT DROIT LE POINT COUDE  CONNECT. TYPE « DIN	0,12 F 0,14 F
4 BR MALE CHASSIS. FICHE MALE 8 BR. FICHE MALE 3 BR. 5 BR FEMELLE /CI 90°. 7 BR FEMELLE /CI 90°. 8 BR FEMELLE /CI 90°. CONNECTEURS DIVER	3,50 F 3,00 F 3,20 F 3,20 F 3,20 F
ENCARTABLE 38 BR /CL JACK CHASSIS 3,5 FEM. JACK ALIM /CL A VIS 4 PTS /CL	2,00 F 2,50 F 4,00 F
DISTRIBUTED	no .

#### TARIF MICRO-INFORMATIQUE

	ORDINATEUR ORIC ATMOS	990 F
	MICRODISC ATMOS	2490 F
	DOS « SEDORIC » 3", 3"1/2, 5"	490 F
	MAGNETO K7 ORIC	250 F
	ALIM 9V ATMOS	150 F
	ALIM REG +12 -12 +5V	450 F
	INTERFACE JOYSTICK PROGR	350 F
	MODEM V23 UNIVERSEL	500 F
	INTERFACE MODEM/ATMOS	450 F
	JOYSTICK QUICKSHOT	95 F
13	* MICRO-INFORMATIQUE TARIF PUBL	IC AU 1/3/87

LOT DE DIX CASSETTES JEUX	100 F
MODULATEUR UNIVERSEL N/B	295 F
MONITEUR NOIR ET VERT 12"	1150 F
MONITEUR COULEUR 14" PERITEL	1990 F
TRANSCODEUR PAL/RVB P6020	390 F
IMPRIMANTE COSMOS 80/132C	2890 F
TELESTRAT MICOSERVEUR	
AVEC DISC ET LOGICIELS	3990 F
MICRODISC SUP/TELESTRAT	1790 F
SOURIS POUR TELESTRAT	690 F

LOGICIELS.
LIQUIDATION DE STOCK SUR DES LOGICIELS
POUR APPLE II, ATARI, COMMODORE,
SINCLAIR:
TABLETTES GRAPHIQUES KOALA POUR
APPLE II, ATARI, IBM PC.

NOUS CONSULTER

**NOUS CONSULTER** 

#### **CONDITIONS DE VENTE**

- Prix consentis dans la limites des stocks disponibles
- Minimum d'achat 100 F T.T.C.
- Quantité minimum de 10 pièces pour condensateurs, résistances, diodes, connect. peigne.

#### **VENTE EXCLUSIVEMENT PAR CORRESPONDANCE**

- Règlement par chèque à la demande : + 35 F port et emballage
- Règlement en contre-remboursement : + 20 F C.R.T. + 35 F port et emballage
- Franco de port au-dessus de 1 000 F T.T.C.
- · Crédit possible au-dessus de 3 000 F. T.T.C.

D. PUB' 45.35.00



SIEGE SOCIAL: 39, RUE VICTOR MASSE — 75009 PARIS

TEL.: 16(1)42.81.20.02 - TELEX 649 385 - SERVEUR: 16(1)42.81.22.72

# Il existe un système remarquable pour gagner au loto.

Nous nous adressons à toutes les personnes qui n'ont jamais retiré d'appréciables profits en jouant au loto, au tiercé ou en participant à des concours. Nous avons mis au point pour elles un système vraiment révolutionnaire. Et il a fait ses preuves! Il a permis des gains considérables à bon nombre de personnes qui nous ont fait confiance. Les plus grands bénéfices ont été réalisés par les joueurs de loto (42 millions il y a 7 semaines). C'est pourquoi nous vous conseillons de jouer au loto avec notre aide si vous voulez gagner beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent, en moins de 3 semaines. Qui ne rêve pas d'emporter un jour, non pas des dizaines de milliers de francs, mais des centaines de milliers de francs voire des millions ? Vous pouvez très vite réaliser ce rêve en adhérant à notre système remarquable pour gagner au loto, tout comme l'ont fait ces quelques personnes :



Charles-Henri RETHWISCH a réussi! Il a gagné tellement d'argent avec notre système extraordinaire pour gagner au loto qu'il ne devra plus jamais travailler.

Charles-Henri RETHWISCH du Nord-Est: Il a gagné 9.800.000 Francs «Je ne peux encore le croire alors que cela s'est passé il y a déjà 5 semaines. Je me souviens très bien : je suis devenu multimillionnaire un jeudi. Ce fut le jour de chance de ma vie. En fait, je ne peux vraiment pas parler de chance puisque j'ai gagné cette fortune en suivant scrupuleusement les principes de votre système révolutionnaire pour gagner au loto. J'ai empoché ce jour-là autant d'argent que mon salaire m'avait permis de gagner jusqu'alors. J'ai joué au loto pendant 2 ans, souvent avec mes collègues, mais jamais je n'ai gagné plus de 600 F. Je me suis alors décidé de tenter le coup avec ce système remarquable. On m'a conseillé de jouer pendant

3 semaines successives, mais j'ai arrêté après 2 semaines car j'étais déjà devenu multimillionnaire. Aujourd'hui, j'ai cessé toutes activités professionnelles et je me suis retiré, à 53 ans, avec mon épouse, dans le midi. J'ai placé mon capital de telle façon que je puisse très largement subvenir à mes besoins jusqu'à la fin de mes jours.»

C.H. Rethwisch

Charles-Henri RETHWISCH n'est pas le seul heureux nouveau-riche. Barbara SPIARD de Paris est la plus heureuse des mères de famille :

«Je suis mère de 2 enfants, j'ai 41 ans et je suis divorcée. Je travaillais depuis 20 ans dans une société importante de la banlieue parisienne. J'v étais très malheureuse jusqu'à il y a peu : mes supérieurs n'étaient pas respectueux du travail que j'y fournissais. Je m'y sentais brimée et maltraitée. Depuis la semaine dernière pourtant, j'ai pu accomplir le geste dont je rêvais depuis longtemps : donner ma démission. Grâce à votre nouveau système pour gagner au loto j'ai gagné, dès mon premier essai, tellement d'argent que je n'ai plus de soucis à me faire pour moi et mes enfants. Vous imaginez ma tête lorsqu'on m'a remis le chèque de plus de 20 millions de francs! Dorénavant, je peux me permettre de très longues vacances et surtout je n'aurai plus à supporter les brimades d'aucun chef.»

Joseph Spiard

Deux personnes parmi 313 qui ont fait fortune du jour au lendemain.

Vous aussi vous pouvez devenir riche très rapidement. Il vous suffit de suivre la méthode remarquable pour gagner au loto. Décidez-vous sur le champ car qui peut dire de ce que demain sera fait : le règlement du loto ne sera-t-il pas modifié? Peut-être votre situation deviendra-t-elle aussi florrissante que celle

Ferdinand W. de Lille qui a gagné 1.500.000 F.

Gérard S. de Toulouse qui a gagné 148.000 F.

Mireille T. de Paris qui a gagné 42.000 F.

Antoinette D. de Nantes qui a gagné 366.000 F.

Marc P. de Strasbourg qui a gagné 957.000 F.

Nous ne pouvons vous communiquer le nom de l'ensemble des gagnants pour des raisons évidentes de place et de discrétion car certains nouveaux millionnaires ont préféré garder l'anonymat.

Recevez rapidement le plus grand cadeau de votre vie en jouant et en gagnant au loto en appliquant à la lettre notre système extraordinaire pour gagner très vite des millions au loto.

Remplissez immédiatement le coupon ci-dessous et retournez-le à : D.M.I. Case Postale 199, CH - 8031 ZURICH

Vous ne courez aucun risque puisque vous pouvez retourner la méthode après l'avoir essayée chez vous.

DEMANDE EXPRESSE POUR	RECEVOIR	LA METHODE
REMARQUABLE PERMETTA	NT DE GAG	NER AU LOTO

je veux vérifier chez moi si ce que vous affirmez est exact. Envoyez-moi immédiatement votre méthode révolutionnaire qui me fera sûrement gagner des millions au loto. Si je n'ai pas gagné après 2 semaines, je vous retournerai la méthode et vous me rembourserez intégralement.

120 F par chèque. CCP ou mandat-lettre et j'économise ainsi les frais de	Je joins à ma demande mon paiement de
et j'économise ainsi les frais de	
	et j'économise ainsi les frais de
contre-remboursement.	contre-remboursement.

Je préfère payer au facteur à la réception
du colis et j'ajouterai les frais de
contre-remboursement en vigueur.

Nom,	Prénom

Adresse:

Code postal/Ville:

Coupon à retourner d'urgence à :

D.M.I., case postale 199, CH-8031 ZURICH

#### CATALOGUE **GRATUIT**

#### **ECOLES** LLEGES



#### EES TECHNIQUE

#### **TECHNOLOGIE · PHYSIOUE**

POUR TOUS VOS PROBLEMES D'APPROVISIONNEMENTS. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES, MACHINES CIRCUIT IMPRIMÉ MESURE, PVC, VISSERIE, OUTILLAGE, CONDITIONNEMENT EXAMENS, etc.

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE GRATUIT

MONSIFUR

ADRESSE

PROFESSEUR A : (FTARI ISSEMENT)

Désire recevoir CATALOGUE SPECIAL ECOLE

ELECTROME

Z.I. Alfred Daney Le Bougainville

33300 Bordeaux

4, rue PASTEUR
75011 PARIS
Service adm. Tél.: 47.00.29.73
Commandes 69.09.15.02 Commandes 69.09.15.02

		The state of the s			_					-	_	
QUAR	UR TO220	RÉGULATE	RO	MIC	M.		IRES	LINÉ	105	CN	LS	Ш
32,768 kHZ	4,70	7805 08/12	32,00	EF6802	2,85	301			1,85	4000	1,85	0
					4,75						1,85	1
	4,70	/905/12/15			3,75	311	4,85					2
												3
							4,25					4
8.0000 MHZ	COULTE	TANTALE					8.85					5
9,8304 MHZ			19,00	EF68B21		019	4.15	431				8
16,000 MHZ			18,75	EF6850			18,75	497				9
18,432 MHZ		0,22UF 35V		Z80 CPU	3,85	339						10
		0,33UF 35V			4,85	348						13
					3,85							14
SUPPORT			34,00	8255A	3.75	393	29,85					20
CONTACT							22,00					21
	2,20	3,3 UF 16V					20,75	7000			1.85	22
	2,20	4,7 UF 16V	DIRES	MÉM				- 1			1.85	27
			20.00	2716								28
			23,00		3,85	748	6.75					30
	2,95	15 UF 20V		27128	4,85	776	6.75			4026		32
					2.75	1458	-,,,,			4027		33
	5,95			41256		1000	E	l N		4028		37
40 br	5,95	00 UF IUV	34,00	6116-3	N. A.	5	26.75	544		4029	1.85	38
					HC	77	2,95	555	3,85	4030	2,85	40
					0.05		4,75	556	7,85	4031	2,85	42
SUPPO	F AY/PAD	CHIMIOUE	D DIII	IMTE			6,75		7,85	4033	3,85	47
DOUBLE	E AUT HUND						9,75		4,85	4035	4,85	48
DOORTE			5,20	2 INT			14,75	5534	3,85	4040	4,85	49
8 br	0,85	33 UF	6,95		2,25	08		١ ,				51
14 br	0,85	47 UF			2.25	10						73
	1 10	220 LIE	9,75	8 IN I	3.25				3,85			74
	1.30	330 UF										75
	1.70	470 UF				00	01,00	0.02				85
	2,80	1000 UF	OMO	PR			С	M				86
	4,95	2200 UF	DT7	OU		)		1496				90
40 01	6,95	4700 UF	700				4,25	1488				93
		25 V	6.00		3,75	85	4,25	1489				95 107
DIOD	0,85	22 UF	0,00	/ 10	2,95	86						109
411 1410	0,05	47 LIE			3.25	138						138
	0,65	100 LIF	ICTIONS.	-		1	17,25	42 P				161
	2.30	220 UF	ISTURS	TRANS		000						173
	1.80	330 UF	0.70	BC237 B								174
NA 110	2,30	470 UF	0,70	BC547 B								175
MKT PAS 5.	2,80	1000 UF	0,70	BC548 B		244	18,75	100	1.85			240
1 à 68nF	6,75	2200 UF	0,70	BC557 B	8,75	245			1.85			241
100 à 330nF	7,95	4700 UF			3,25	257						243
470 à 680nF	0.05	63 V					0,70	200		4075		244
	0,95	22 UF	1,55			17705-2	l-	Т.		4076		245
	1,10	47 LIE				A. 1.54				4077		247
LED 03	1,30	100 UF				3/4	4,70		1,85	4078	3,85	253
ROUGE	3,10	220 UF	7,00	2N2646			A	TO	1,85	4081	3,85	257
	0,10		,,00		5.25	393			3,25	4093		050
VERTE JAUNE	3,95 5.75	330 UF 470 UF			0,20	) 000	27,00	660B	4,85	4093	3,85 2,85	258 260
	2,4576 MHZ 3,2788 MHZ 3,5795 MHZ 4,9152 MHZ 4,9152 MHZ 4,9152 MHZ 8,8000 MHZ 9,8304 MHZ 18,432 MHZ 18,432 MHZ 18,432 MHZ 18 br 14 br 16 br 18 br 12 br 14 br 16 br 18 br 12 br 17 br 18 br 18 br 19 br 19 br 10 br 18 br 10 br 10 br 11 br 11 br 12 br 12 br 12 br 13 br 14 br 16 br 18 br 17 br 18 br 19 br 10 br 10 br 11 br 11 br 12 br 12 br 13 br 14 br 16 br 16 br 17 br 18 br 19 br 10 br 11 br 11 br 11 br 12 br 12 br 13 br 14 br 16 br 16 br 17 br 18 br 17 br 18 br 18 br 19 br 10 br 10 br 11 br 11 br 12 br 12 br 13 br 14 br 16 br 16 br 16 br 17 br 18 br 16 br 17 br 18 br 18 br 19 br 19 br 19 br 10 br	4,70   32,768 kHZ   4,70   2,4576 kHZ   4,70   3,2768 kHZ   4,976 kHZ   3,5795 kHZ   4,9152 kHZ	TANTALE GOUTTE	32.00 7805 08/12 4,70 32.768 kHZ 39.00 7815/24 4,70 2.4576 kHZ 39.00 7805/12/15 4,70 3.5768 kHZ 39.00 7905/12/15 4,70 3.5786 kHZ 3.5795 kHZ 3.5795 kHZ 3.5795 kHZ 4.00 MHZ 4.9152 MHZ 4.915	EF6802 32,00 7805 08/12 4,70 32,768 kHZ FF6802 39,00 795/12/15 4,70 32,768 kHZ 7815/24 4,70 2,675 kHZ 7815/24 4,70 2,675 kHZ 7815/24 4,70 2,675 kHZ 7815/24 4,70 2,675 kHZ 7815/24 4,70 3,7768 kHZ 7815/24 4,70 0,776 kHZ 18,768 kHZ 7815/24 kHZ 18,768 kHZ 7815/24 kHZ 18,768 kHZ 7815/24 kHZ 18,768	2,85 EF6802 32,00 7805 08/12 4,70 7815/24 18,00 4,70 7815/24 18,00 4,70 7815/24 18,00 4,70 7815/24 18,00 4,70 7815/24 18,00 7815/24 18,	301	L 4.25 308 4.75 EF6802 32.00 7805.0812 4.70 308.475 EF6802 39.00 7815/24 4.70 2.4576 MHZ 4.75 4.75 EF6802 39.00 7905/12/15 4.70 3.75 EF6802 13.50 4.25 318H 13.25 EF6802 18.00 4.25 318H 13.25 EF6802 18.00 5 EF6802 18.75 3.25 30.00 Hz 2.25 3.25 30.00 Hz 2.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25	TL	1,85   071	The color of the	1,85

Vente par correspondance uniquement. Prix TTC. - Paiement à la commande (port 20 F) : Contre remboursement joindre un acompte de 50 F. Frais de port + C.R.: 50 F

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Expédition port dû. Tous les appareils sont fournis prêts à l'emploi (pas de

#### **Composants Electroniques** Service -

101, Bd Richard-Lenoir, 75011 PARIS Tél. 47 00 80 11 Télex : 214.462 F

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 · le samedi de 9 h à 12 h 30.

Mo Oberkampf

Matériau présensibilisé positif 1,5 M/0,035 mm Cu. Simple ou dou-ble face avec film de protection inactinique Epoxy ou pertinax.

#### Époxy simple face :

		ST 15
80 x 100 =	-7,50F	6,60 F
$100 \times 150 =$	14,00°	13,00 F
100 x 160	15,00F	13,20 F
150 x 200 =	30,00F	23,00 F
200 x 200 =	55,00F	46,20 F
250 x 300		65,00 F
200 × 400		105 00 E

#### Époxy double face :

LPON, GOO	ibic iuc	<b>c</b> .
100 x 150	-16,00F	15,00 F
100 x 160 =	17,00F	15,20 F
150 x 200 =	-35,00F	28,00 F
200 x 300	-65,00F	56,00 F
250 x 300 =		80,00 F
300 x 400 =		130,00 F

#### Pertinax simple face :

100 x 160 = -8,50F 7,30 F 200 x 300 = 30.00F 26,00 F






#### Banc à insoler

Ces appareils permettent l'exposition aux ultra-violets de platines présensi-bilisées (positif), à l'aide de tubes UV placés sous une plaque de verre. Le couvercle, dont le dessus est recouvert de mousse. Chaque appareil est doté d'une minuterie (5 mn).

Type I Surface utile 180 x 460 mm 900F 820 F 2 tubes UV Type II Surface utile 350 × 460 mm

4 tubes UV


1300 F

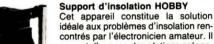

710 F

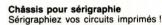contrés par l'électronicien amateur. Il permet d'exposer les platines présen-sibilisées (positif), les typons, ainsi que les réserves pour la sérigraphie. La source de lumière est une lampe halogène de 1000 W.





Avec ce châssis spécial, c'est un jeu d'enfant. Il vous permet d'ailleurs de sérigraphier tout aussi facilement les faces avant, et en règle générale, tout support plat. Nous fournissons l'installation complète avec tous les accessoires (ceux-ci peuvent bien entendu également être commandés séparément). 700 F

Type I Dimensions: 27 x 36 cm avec cadre en aluminium Type II Dimensions: 36 × 49 cm avec cadre en aluminium



Effaceurs d'EPROM Type II Il s'agit d'un appareil fourni prêt à l'emploi, capabe d'effacer jusqu'à 6 EPROM simultanément. Il est doté d'un tube UV spécial avec réflecteur, de la circuiterie 220 V et d'une minu-


terie 0...15 mn.

Machine à graver RAPID A

Nouvelle série d'appareils ayant fait leurs preuves, équipés d'un support pour le circuit à graver. La manipulation est plus facile, il ne subsiste aucun risque de contact de la peau avec le perchlorure.

Tous les appareils sont thermostatés (sauf le Type 1) à 50° et munis d'un couvercle en PVC transparent, évitant odeurs et éclaboussures

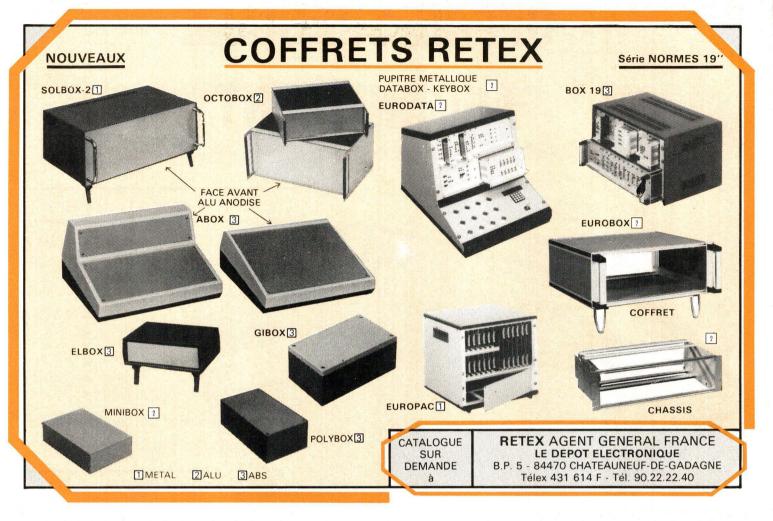Type IA Surface utile 440 F 110 × 170 mm Type II Surface utile 270F 700 F Type III Surface utile 260 × 400 mm 1100 F



# **CHOLET COMPOSANTS ELECTRONIQUES**

**ÉMISSION - RÉCEPTION** 

MAGASIN: NOUVELLE ADRESSE
90, rue SAINT BONAVENTURE
(Face à la Mairie) Tél.: 41.62.36.70
Vente par Correspondance:
B.P. 435 - 49304 CHOLET Cedex

#### PL 8 Alimentation réglable 1 à 12V-0.3A PL 8 Alimentation réglable 1 à 12V-0,3A PL18 Détecteur universel 5 fonctions PL40 Convertisseur 12V/220V PL44 Base de temps 50 Hz à quartz PL46 Convertisseur 6/12V - 2A PL56 Voltmètre digital 0 à 999V PL61 Capacimètre digital 1pf à 999U PL66 Alimentation digitale 3 à 24V-2A PL82 Fréquencemètre 30Hz à 50Hz PL96 Chargeur automat. d'accus Cd-Ni PL98 Alimentation sym. 40V-2A (sans transto) 90,00 100,00 90,00 170,00 180 00 450,00 140 00 **JEUX DE LUMIERE** PL 1 Modulateur de lumière 1 voie PL 3 Modulateur de lumière 3 voies PL 5 Modulateur de lumière 3 voies + préampli PL 7 Modulateur de lumière 3 voies + préampli PL 9 Modulateur de lumière 3 voies + micro PL11 Gradateur de lumière PL13 Chenillard 4 voies PL15 Stroboscope 40 joules PL21 Double clignotant secteur 2 voies PL24 Chenillard modulé 6 voies PL37 Modulateur micro/chenillard 4 voies PL48 Gradateur à touré-control 40,00 90,00 100,00 100,00 100,00 120,00 40,00 120,00 120,00 140,00 150,00 180,00 PL48 Gradateur à touch-control PL60 Modulateur 3 voies pour auto PL65 Orgue lumineux 7 notes 120.00 100,00 220,00 PL69 Chenillard musical 9 voies PL71 Chenillard multiprog. 8 voies-2048 fonct. PL74 Stroboscope musical 40 joules PL87 Chenillard 8 voies 170,00 400,00 170,00 160.00 ALARME ANTIVOL 100,00 PL10 Antivol de maison PL18 Sirène de puissance PL47 Antivol pour auto PL54 Temporisateur d'alarme PL57 Antivol auto à ultrasons PL78 Antivol de villa 70,00 110,00 100,00 190,00 160,00

PL14 Préampli d'antenne 27 MHz PL17 Convertisseur 27 MHz/P0 PL23 Emetteur 27 MHz/P0 PL33 Géherateur 9 tons pour appel CB PL35 Emetteur FM 3W PL50 Récepteur FM 88 à 104 MHz PL63 Ampli d'antenne 1 MHz à 1000 MHz-20 db PL79 Tuner FM steréo 88 à 108 MHz	70,00 90,00 100,00 90,00 140,00 160,00 110,00 260,00
BF	0000100
PL16 Amplificateur BF 2W PL31 Préampli guitare PL52 Ampli BF 2×15 W ou 1×30 W PL58 Chambre de réverbération PL59 Truqueur de voix PL62 Vu-mètre stéréo à led PL68 Table de mixage stéréo 2×6 entrées PL70 Ampli-préampli-correcteur 15 W PL73 Préampli de lecteur stéréo pour K7 PL77 Booster 15 W pour auto PL84 Přé-écoute pour table de mixage PL86 Préampli-correcteur 2 sentrées PL89 Mixeur pour 2 platines stéréo PL91 Ampli-préampli-correcteur 2×30 W PL93 Ampli-préampli-correcteur 2×45 W PL97 Amplificateur BR 80 W PL99 Amplificateur guitare 80 W PL99 Amplificateur guitare 80 W	50,00 50,00 160,00 190,00 100,00 100,00 140,00 50,00 120,00 140,00 190,00 330,00 450,00 270,00 290,00 390.00
NOUVEAU KITS CHOC	
CH1 Alarme auto       140,00       CH 6 Simulateur telephonique         CH2 Convertisseur 24-12 V 3 A 150,00       CH 7 Synthé de son         CH3 Clap télécommande secleur140,00       CH 8 Alarme/Radar hyperfréq         CH4 Émetteur Fh 5 W       250,00         CH5 Thermostat digital 4 mém.       260,00         CH10 Gradateur à télécomm.	250,00 400,00 220,00
KITS PRESTIGE	

RT1 Fréquencemètre 0-1 GHz

Frais de port : 25 F Recommandé-urgent jusqu'à 1 kg 45 F Contre-remboursement Catalogue : 15 F frais d'envoi compris


#### **BOUTIQUE:** 2, rue Emilio Castelar 75012 PARIS - Tél. : 43.42.14.34 M° Ledru-Rollin ou Gare de Lyon

CONFORT	
PL 2 Métronome électronique PL 4 Instrument de musique	70,00
PL 6 Chasse-moustiques PL19 Commande de fondu enchaîné	70.00 100,00
PL20 Serrure codée PL22 Télécommande secteur	
PL25 Télécommande lumineuse PL26 Synchronisateur de diapositives	
PL27 Détecteur de gaz PL29 Thermostat	
PL30 Clap interrupteur PL32 Interphone moto	
PL34 Répétiteur d'appels, téléphoniques PL36 Télérupteur	100,00
PL38 Gazouilleur	70,00
PL39 Balise cliquotante PL42 Variateur de vitesse 6/12V PL43 Thermomètre digital 0 à 99°C	100,00
PL45 Thermostat digital 0 à 99°C PL49 Bruiteur électronique	210,00
PL51 Carillon 24 airs PL53 Grillon électronique	
PL55 Interrupteur crépusculaire PL64 Programmateur domestique	100,00
PL67 Télécommande 27 MHz codée	320,00
PL72 Barrière/télécommande à ultrasons PL75 Variateur de vitesse 220 V - 1000 W	100,00
PL76 Allumage élec. à décharge capacitive PL81 Antiparasite secteur 1000 W	120,00
PL83 Compte-tours digital  PL85 Barrière/télécommande à infrarouges  PL88 Thermomètre digital négatif -50 à + 9°C	200,00
PL90 Minuterie d'éclairage 30s à 30 mn PL92 Stroboscope de réglage pour auto	150,00
PL94 Temporisateur digital 0 à 999s	250,00
PL100 Batterie électronique	150,00

21

PL80 Sirène américaine

# OFFRE SPÉCIALE ABONNEMENT

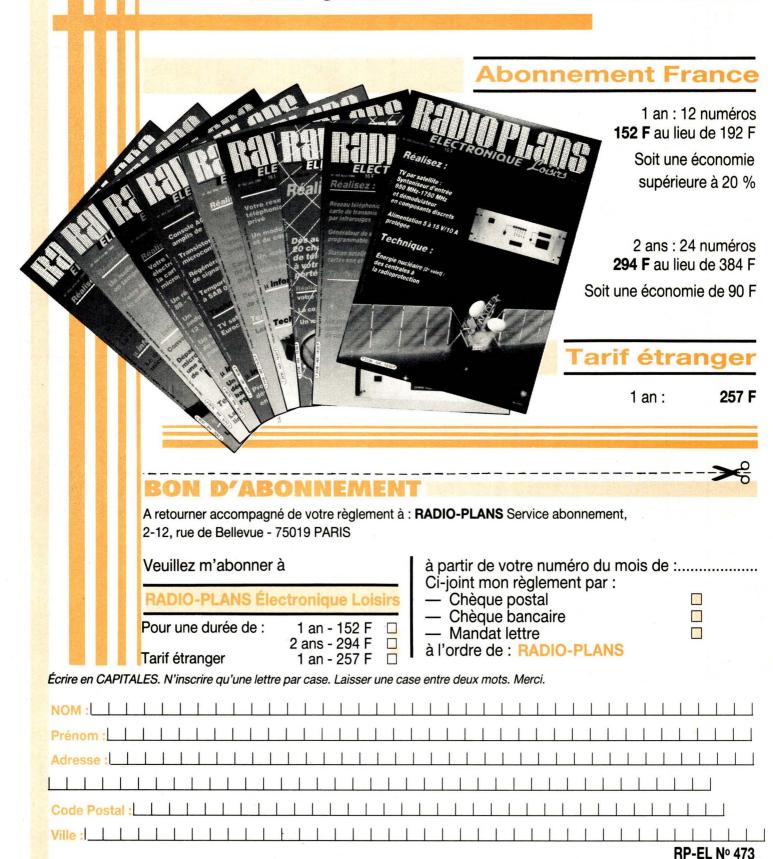



LEXTRONIC 33-39, avenue des Pinsons, 93370 MONTFERMEIL Tél.: (16-1) 43.88.11.00 (lignes groupées) C.C.P. La Source 30.576.22.T

S.a.r.l. Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Fermé dimanche et lundi. Par correspondance, paiement carte-bleue. CRÉDIT CETELEM • EXPORTATION : DÉTAXE SUR LES PRIX INDIQUÉS

NOUS PRENONS LES COMMANDES TÉLÉPHONIQUES. SERVICE EXPÉDITION RAPIDE, FRAIS D'ENVOI 34 F OU CONTRE REMBOURSEMENT 38 F

#### **ALARME**

#### Sécurité Protection

CENTRALE D'ALARME

Pour la protection électro. d'appart, pavillon, magasin, voiture, etc Déclenchement par boucles périphériques ou radar (s). Programmation des temporisations d'entrée, de sortie et de la durée d'alarme. Arrèl et remise à zéro automatique. 3 entrées : 1 ent. «instantanée», 1 en retardée», 1 ent. «retardée» pour radar (s). 2 sorties : 1 sort, 1 en poisière inter, (max. 1,5 A), 1 sort, sur relais 1 RT IOA, pour sirén sufté, éclair, des lieux, transmetteur téléph, etc. Contrôle des férentes fonctions par les clignotants avec mémorisation de d'alarme en votre absence. Alim. 12 V. Platine CAP O22 seule dim. 140 x 85 mm). Alim. sect. 220 V avec chargeur pour accus 12 V 19 à 10 AH.







contact sur
mensions: 60 × 22 × 15
Sect 22,60 F
INTERRUPTEUR A CLE A POMPE
(CYLINDRIQUE)
S - 316 AA
2 positions - 9
contact

ENCASTRER
1 contact N.Q. axec boucle de sécurité
Etanchété parfaite. Câble souple 2 pair
Etanchété parfaite. Câble souple 2 pair
Etanchété parfaite. 28 mm. - 1.35 mm.
2007 - 28, 60 F
CONTACT MAGNETIQUE.
Entraxe: 40 mm.
1 contact ouvert sans airmant.
Raccordement à visser.
Avec capot de protection.

Raccordement à visser. Avec capot de protection 35-70-7 - 30-35 F BUZZERS ELECTROMAGNETIQUES 12 V - 150 mA - 80 dB Dimensions : 50 mm

1 000 Hz. Consommation 10 w. 20,000 F BUZZERS ELECTRONIQUES MINIATURES SORTIE PAR FILS DM 03/6 V DC - 83 dB à 20 cm DM 03/12 V DC - 84 dB à 20 cm. Dim.: 24 x 18 x 16 mm. Fix. ∅: 2 mm 52/807 49.20 F
SIRENE
AUTO ALIMENTEE
AUTOPROTEGEE de forte puis
sance (homologuée) pour extérieur
et intérieur. Coffret acier autoprotigé à l'arrachement et à l'ouvertigé. Alimentation 12 Vcc.
2867 7 218



46,90 F

BUZZERS
ELECTROMAGNETIQUES
SM 12 - 12 V DC. Puissance
95 dB à 3 m. Fréquence
1 000 Hz. Consommation

#### **SUPER CENTRALE D'ALARME CAP 805**

Equipée de 26 CI, cette centrale d'alarme «intelligente» programmable comporte 21 leds de contrôle.

QUELQUES CARACTERISTIQUES:

- 8 zones sélectionnables indépendantes pour contacts, radar RV004, détecteur de voie d'eau ou incendie. etc.

- sélection indépendante des 8 zones «instantanées» ou «retardées» contrôle permanent des zones par buzzer incorporé contrôle permanent des 8 zones par leds avec mémorisation indépendante des alarmes de chaque zone.
- visualisation du nombre d'alarmes par afficheur l' segments (la mémorisation par leds et afficheur est observée uniquement lorsque la centrale est à l'arrêt, afin de réduire sa consommation)

   1 entrée «dissuassion» avec temporisation aléatoire pour radar extérieur ou barrière infrarouge

   1 entrée pour serrure électronique autoprotégée C12L ou télécommande codée

- temporisations de sortie, d'entrée, de pré-alarme et d'alarme programmables par mini-interrupteurs avec dignotement toutes les secondes des leds durant les temps programmés
   5 sorties indépendantes sur relais IRT 5A, comme suit :
- - 1 sortie 220 V pour éclarage extérieur temporisé durant les temps de sortie et d'entrée
     2 sorties sur relais pour pré-alarme (siréne intérieure et transmetteur téléphonique par exemple)
     1 sortie sur relais pour sirène extérieure ou autre
     1 sortie «dissuasion» avec temporisation aléatoire à la fermeture et à l'ouverture du relais pour radar extérieur
- alimentation 220 volts avec régulation pour radars Lextronic et chargeur pour batterie 12 V, 1,8 à 40 AH Consommation en veille : 7 mA env.

  Vendue actuellement uniquement sous forme de platine (200 × 200 mm).

CAP 805, complète en kit .....1398 F

#### A NOTRE RAYON ALARME

LES RADARS VOLUMETRIQUES «LEXTRONIC» RV004 et RV005 A INFRAROUGE PASSIF

Se caractérisent par leurs dimensions réduites ainsi que par une très faible consommation de veille (3 mA environ). Les portées opérationnelles (réglables) sont de 6 à 12 m maxi avec un angle de couverture de 70° environ. Le déclenchement de ces radars se fait par détection de variation de lempérature causée par la radiation du corps humain (infrarouge passif). Ils utilisent un détecteur spécial muni d'un filtre sélectif de longueur d'ondes bien spécifique de la température du corps humain évitant ainsi tous les déclenchements intempestifs. De plus, ces radars ne traversent pas les cloisons ni les vitres. Ils possèdent également une très grande immunité contre la lumière, les bruits, etc. Ils sont équipés d'un contrôleur visuel par Led réagissant dès le passage d'une personne (ou d'un animal) dans la zone couverte par le radar. Nombreuses applications: Antivol, déclenchement automatique d'éclairages, d'appareil photo ou caméra, magnétophone, vidéo de sur-



Nombreuses applications : Amirvo, quedenoriement de descurité, etc.

RADAR RV004 : Dim.: 57 × 37 × 20 mm. Modèle spécialement étudié pour fonctionner avec la centrale d'alarme CAP 002. Alim. 12 V. Consom. en veille 3 mA.

En kit: ..... 367-90 F 295 F Monté...... 447,50 F 390 F RADAR RV005: mêmes caractéristiques que le RV004, mais dim. 72 x 50 x 24 mm, il comporte également les temporisations d'entrées (10 s) de sortie (90 s) et de durée d'alarme (redéclenchable) de 60 s. Les sorties se font sur relais incorporé I RT 3A pouvant actionner directement une sirène ou tout autre appareil

En kit :.... 432,95 F 346 F

Documentation contre enveloppe timbrée\*

\*Ecalement en stock, centrales d'alarme, barrières infrarouges, alimentations secteur, sirène, etc.

Ensemble émetteur/récepteur BARRIERE INFRAROUGE invisible Portée 30 M. Max. alim. 12 V. Emetteur en kit:.....

#### INCROYABLE LE PVDA-5 ! SYSTEME D'ALARME SANS FIL

(protection volumétrique à dépression atmosphérique)
Fonctionne dès l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre donnant sur l'extérieur (aucun contact ni dispositif spécial à monter sur celles-Fonctionne des rouverture d'une pone du d'une tenetre connant sur rexteneur (aucun contact n'oispositis special a montres sur criesce). Se déclenche également et cas de bris de glaces. Entièrement autonome le PVDA5 permet de protéger plusieurs locaux même sur plusieurs étages (jusqu'à 1500 m²). L'avantage par rapport au radar est que toute personne ou animal peut se déplacer librement à l'intérieur des pièces protégées sans déclenchement du système.

NOMBREUSES APPLICATIONS: antivols, protection des personnes âgées, détecteur de présence pour magasins, etc.

Dim. 72 × 50 × 24 mm. Alim. 8 à 12 V, 4 mA en veille. Sortie sur relais IRT 5 à lincorporé. Temporisations: sorties: 1 mn, entrée: 10 s. alarme autoredéclenchable: 1 mn. Contrôle des différentes fonctions par Led 3 couleurs. Réglage de sensibilité.

PRIX EN DIRECT DU FABRICANT, MONTE: 534,85 F 490 F

Démonstration dans notre magasin. Documentation contre enveloppe timbrée à 3,90 F

#### ENSEMBLES DE RADIOCOMMANDE I A 14 CANAUX

LEXTRONIC propose une gamme étendue d'ensembles E/R de radiocommande, utilisant du matériel de haute qualité, ces appareils sont étudiés afin de permettre la commande à distance de relais avec une grande sécurité de fonctionnement, grâce à un codage à l'émission et à la réception en PCM, pratiquement imbrouillables par les CB, Talky-Walky, radiocommandes digitales, etc.\* Les portées de ces appareils sont données à titre indicatif, à vue et sans obstacle. Pour de plus amples renseignements, consultez notre catalogue. Prix spéciaux par quantité.

EMETTEUR DE POCHE CODE 8192 SAM (72 × 50 × 24 mm). Antenne non visible incorporée et logement pile 9 V miniature, con-trôle par LED, portée 100 à 150 m². EMETTEUR COMPLET en KIT avec quartz 41 MHz.

sans pile..... 190 F Monté sans nile 290 F

MEME EMETTEUR SAM en version 2 canaux monté . . . . 340 F EMETTEUR 8192 AT livré en boîtier luxe noir (103 × 59 × 30 mm) vec logement pour pile 9 V miniature. Puissance HF 600 mW, 9 V consommation 120 mA (uniquement sur ordre). Test pile par LED, équipé d'une antenne télescopique, portée 1 km².

Emetteur 8192 AT monté ..... 487 F EMETTEUR 8192 AC. Même modèle que ci-dessus mais équipé d'une

antenne souple type caoutchouc de 15 cm portée 300 à 500 m. EMETTEUR 8192 AC complet en KIT avec quartz 372.50 F

......487 F EMETTEUR 8192 AC monté ..... PLATINE SEULE DES EMETTEURS 8192. Livré avec quartz. 41 MHz mais sans inter, ni antenne en KIT ......257,90 F 

MEME ENSEMBLE 8192. En version 72 MHz émetteur/récepteur en ordre de marche avec quartz

RECEPTEUR monocanal 8192 livré en hoîtier plastique (72 y 50 y 24 mm). Alimentation 9 à 12 V. Très grande sensibilité ( $< 1 \mu V$ ) CAG sur 4 étages, équipé de 9 transistors et 2 Cl. Sortie sur relais 1 RT 10A. Consom. au repos de 15 mA. Réponse de l'ens. E/R 0,5 s env RECEPTEUR 8192 complet en kit, avec quartz ...... 411,30 F

RECEPTEUR 8192 BM. Mêmes caractéristiques et dimensions que les modèles 8192, mais équipé d'un relais bistable à mémoire. Fonc-tionne en version monocanal bistable avec les émetteurs 8192 AT, AC ou SAM, le relais de sortie basculant alternativement sur «arrêt. marche, arrêt, marche» etc. à chaque impulsion de l'émetteur ou en version 2 canaux bistables en utilisant les émetteurs 2 canaux 8192, dans ces conditions, les fonctions «arrêt» et «marche» sont déterminées par l'un des 2 canaux de l'émetteur.

Alim. 12 V. consom. identique de 15 mA env. avec relais de sortie en position contact «ouvert» ou «fermé», (intensité des contacts : 5 A

Une sortie temporisée de 1 s. env. est prévue pour le branchement éventuel d'un buzzer piezo (intensité max.: 30 mA) permettant le con-trôle auditif de fonctionnement de chaque changement d'état du

Le récepteur 8192 BM en ordre de marche avec quartz ... 621 F

Emetteur 2 canaux 8192 SP2AC (version antenne caoutchouc 15 cm)

#### NEW POUR EXPORTATION UNIQUEMENT MEME EMETTEUR EN VERSION 2 CANAUX

EMETTEUR MONOCANAL 8192 SP DE FORTE PUISSANCE. (4 WHF eff.) 41 MHz, compatible avec tous les récepteurs 8192 -

Portée supérieure à 3 km\* sans obstacle, dans de honnes condition avec antennes émission et réception bien dégagées. Livré en boîtier de dim. : 188 × 64 × 39 mm.

Batterie 12 V. 500 mAH incorporée — antenne télescopique 1,25 m. 959 F 1180 F

(compatible avec récepteur 8192 BM) Prix en ordre de marche, sans batterie : ..... 1059 F MEME EMETTEUR 4 WHF VERSION 12 CANAUX

(Compatible avec récepteur modulaire RDM) Codage personnalisé 256 codes. Programmable par miniinterrupteurs DIL.

Prix de l'émetteur 12 canaux sans batterie 12 V : .....1279 F Avec batterie 12 V

ENSEMBLE 4 CANAUX PCM

EMSCIMICE 4 CARDAC FORM
Temetteur miniature 4 canaux 41 MHz
Complet avec boitier (dim.: 103 x 59 x 30 mm) et antenne télescopique. Alim. 9 V (non comprise). Portée 300 m. \*environ.

NEW! EMETTEUR MINIATURE 4 CANAUX

 $41\,\text{MHz}$  -  $41\,\text{mHz}$  -  $61\,\text{mHz}$  -

RECEPTEUR 4 CANAUX compatible avec les 2 émetteurs ci-dessus, livré en boîtier plastique de dim. :  $72\times50\times24$  mm. Sorties sur relais 1RT 2 A. Alim. 4,8 à 6 V.

ENSEMBLE 14 CANAUX PCM FM à commande simultanées. Emisteur 14 chando Point me a commande simulatieus. Emetteur 14 chanaux PCM 41 MHz MODULATION DE FREQUENCE. Possibilité de transmettre 7 ordres simultanément, équipé d'une antenne télescopique de 1,25 m (ou ant. caoutchouc de 20 cm) et de sa batterie 12 V 500 mAH incorporée. Portée supérieure à 1 km

de sa batterie 12 V buy man incorporea. On the same ant. téles, et 400 m² avec ant. caoutohouc.

Prix de l'émetteur, en ordre de marche sans batterie: ...1202 F

Divisione se batterie : ...1433 F

RECEPTEUR MODULAIRE EXTENSIBLE par cartes en 14 canaux, compatible avec l'émetteur ci-dessus. Alim. 6 Prix du récepteur avec connecteurs mais sans carte

1246 F 

ENSEMBLE 14 CANAUX PCM

Emetteur 14 canaux 41 MHz, livré en boîtier de dim. 128 x 93 x 35 mm, équipé d'une antenne télescopique de 1,25 m. (ou ant. caout-chouc de 20 cm) et de sa batterie 12 V. 500 mAh incorporée, portée supérieure à 1 km\* avec ant, télesc, et 300 m,\* avec ant, caoutchouc. Prix de l'émetteur en ordre de marche, sans batterie : ... 962 F Avec batterie : ... 1193 F RECEPTEUR 2 CANAUX (extensible en 14 canaux) compatible avec

l'émetteur ci-dessus. Alim.: 4,8 à 6 V. Sortie sur relais 2 RT 5A.
Prix en ordre de marche: 738,15 F
Prix de l'extension pour 2 canaux: 199,35 F Existe également avec relais mémoire.

Les appareils décrits ci-dessus sont un aperçu de nos productions, également disponibles, en direct du fabricant, les radiocommandes organismospherics, et une de l'abrieur les valores et les que récepteurs, ser-vomoteurs, etc. Pour tous vos problèmes de radiocommande, nous consulter.

#### RECLAMES DU MOIS : POUR 990 F

Une alarme complète, comprenant :
- 1 RADAR RV00SS ou protection volumétrique PVDA-5 (au choix).
- NOUVELLE SIRENE, étonnante par sa puissance (110 dB) et sa faible consommation (150 mA) dimensions : 65 × 60 × 60 mm. Possibilité de la monter en extérieur. Alimentation 12 V.


1 ALIMENTATION SECTEUR montée 220 V. Avec un accumulateur au plomb étanche de 12 V, 1,9 A.

NOUVELLE SIRENE, étonnante par sa puissance (110 dB) et sa faible consommation (150 mA). 1957

Veuillez m'adresser VOTRE DERNIER CATALOGUE + LES NOUVEAUTES (ci-joint 30 F en chèques) ou seulement vos NOUVEAUTES (ci-joint 10 F en chèque) Nom . . . . . Prénom . . . . .

169 F



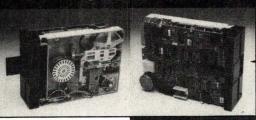

Imprimante à jet d'encre. Marque Logabax Type L'102V. Alphanumérique. Graphique. Traction-Friction. Modèle spécial Minitel. Recopie d'écran. Livrée avec cordon Minitel et feuille d'essais : 1000 F Port par appareil : 100 F






Filtre secteur SCHAFFNER + cordon 3×0,75 mm², L: 2 m avec fiche femelle. Normes Europa. L'ensemble :

30 F Port pour un ensemble : 12 F



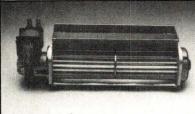

Transfo torique 220 V. Secondaire 135 V, 50 Ma, 19,5 V, 0,5 A ............. **25 F** Port par transfo : 25 F




Ventilateur / Turbine 220 V silencieux Rotation constante. Efficacité garantie. L: 250 mm. H: 70 mm. Prof.: 80 mm ...... 35 F

Port par appareil : 20 F



COMPTOIR DU LANGUEDOC S.A.

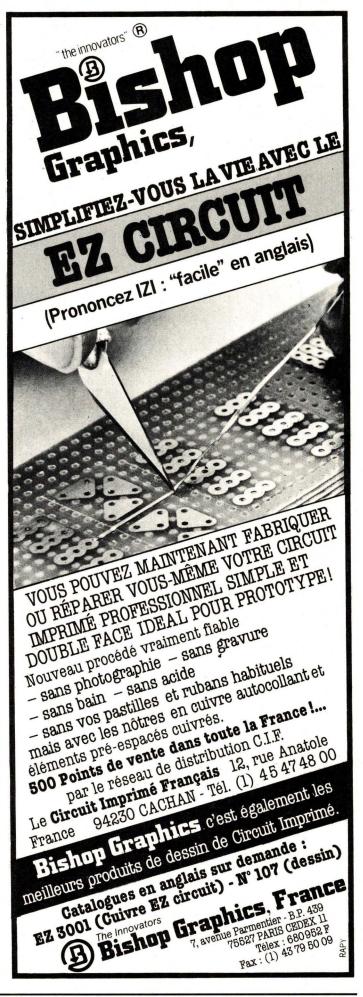26-30, RUE DU LANGUEDOC 31000 TOULOUSE - TEL. 61 52 06 21



# TECHNIQUE

# L'infrar de la company de la c

omme les ondes radio, connues et utilisées depuis longtemps, la lumière, visible ou non, est un rayonnement électromagnétique, qui propage l'association d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Une caractéristique importante les différencie pourtant : l'ordre de grandeur des fréquences. Depuis les ondes très longues jusqu'aux hyperfréquences, les ondes radio couvrent un spectre s'étalant de quelques dizaines de kilohertz, à quelques dizaines de gigahertz environ.

Avec la lumière visible et le proche infrarouge, on se situe aux alentours de 10<sup>14</sup> à 10<sup>15</sup> hertz, soit 10 000 fois plus que les plus hautes fréquences en service dans les communications par radio. Or, la quantité d'information, transmise dans un intervalle de temps donné, croît proportionnellement à la



volume des communications
explose, et conduit à la saturation
des liaisons par les procédés
traditionnels, la lumière apparaît
comme un support idéal de
transmission.

Pour des raisons que cette étude précisera, mais dont on peut déjà rappeler qu'elles découlent à la fois des propriétés des fibres optiques, et de celles des émetteurs et des récepteurs, la plage du proche infrarouge apparaît comme la plus riche en applications pour les communications à movennes et grandes distances. Mais ce domaine intéresse aussi les liaisons rapprochées : dispositifs de surveillance, alarmes. télécommandes de matériels domestiques... ouvrent un champ d'investigations presque illimité, au talent des électroniciens

amateurs.

Tout ensemble de transmission se divise en trois parties : l'émetteur à une extrémité, le récepteur à l'autre, et la liaison qui les joint.

Ceci guidera le plan de notre exposé. La première partie, publiée dans ce numéro, traite des sources semiconductrices d'infrarouges : les diodes électroluminescentes, et les lasers semiconducteurs. Dans une deuxième partie, nous aborderons les dispositifs récepteurs.

Le dernier volet, enfin, sera consacré aux optiques de liaison, qui englobent les fibres optiques avec leurs terminaux d'entrée et de sortie, ainsi que les divers dispositifs de focalisation ou de collecte des rayonnements, pour les liaisons à l'air libre (non guidées).


#### **Grandeurs physiques relatives aux infrarouges**

La lumière visible — ainsi qualifiée parce qu'elle excite les cellules rétiniennes de l'œil humain - s'inscrit dans l'immense spectre (de quelques hertz pour les fréquences industrielles, 1024 hertz pour les rayons cosmiques durs) des rayonnements électromagnétiques. Les gueurs d'onde y croissent depuis le violet, vers 380 nm, jusqu'au rouge sombre, aux environs de 750 nm. Au-delà, commence le domaine des infrarouges; on le subdivise traditionnellement en infrarouge proche, moyen, lointain, et très lointain (figure 1). Pour les applications qui nous intéressent ici, c'est-à-dire la transmission d'informations. particulièrement sur fibres optiques, on se limite actuellement à l'intervalle 800 à 1500 nm envi-

Les grandeurs et les unités photométriques spécifiques au visible, donc fondées sur les phénomènes de la vision, y perdent évidemment toute signification. On les redéfinit à partir de considérations purement énergétiques. Nous rappellerons d'abord la notion d'angle solide, qui interviendra souvent par la suite.
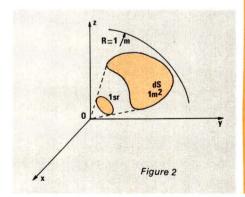
#### Angle solide et stéradian


n se représentera la figure 2 dans l'espace, rapporté au repère orthonormé O, x, y, z. La notion d'angle solide étend à trois dimensions, de façon intuitivement facile à cerner, celle d'angle dans un plan : elle y caractérise l'ouverture d'un cône.



L'unité d'angle solide s'appelle le **stéradian** (stéréo = espace), et se symbolise par l'abréviation **sr.** La figure 2 illustre sa définition. Sur une sphère de centre 0 et de rayon R = 1 m, on isole un élément de surface d'aire dS = 1 m². Le stéradian est l'angle solide de sommet 0, contenu dans le cône acceptant le contour de dS pour directrice.
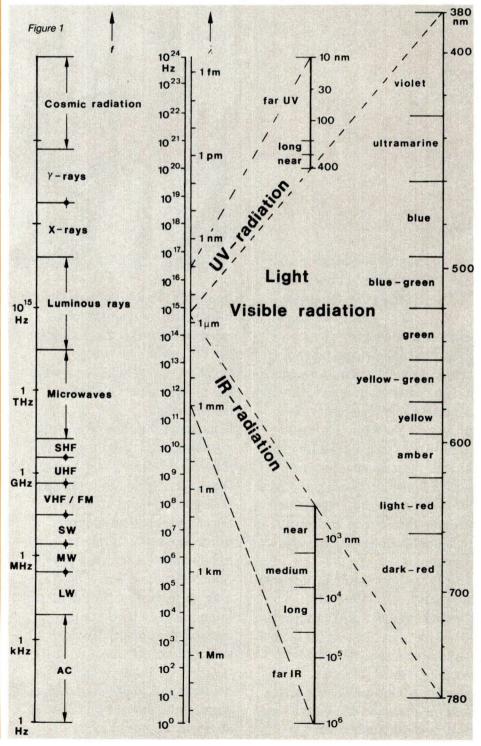
#### Puissance ou flux énergétique

Précisons, d'entrée, une notation qui sera respectée dans toute la suite de l'article : les grandeurs étant définies d'un point de vue énergétique, on les désignera par des symboles



affectés de l'indice « e ».

La puissance ou le flux  $\Phi_e$ , est l'énergie totale émise, transférée, ou reçue,  $Q_e$ , par unité de temps :

$$\Phi_e = \frac{dQ_e}{dt}$$

Elle s'exprime en watts (W).

#### Intensité énergétique

a notion d'intensité I<sub>e</sub> se rapporte à un émetteur supposé ponctuel (figure 3), et caractérise la puissance qu'il rayonne par élément d'angle solide, dans une direction donnée. On définit I<sub>e</sub> par la relation :

$$I_{e} \quad = \frac{-d\Phi_{e}}{d\Omega}$$

L'unité d'intensité énergétique est donc le watt par stéradian (W. sr<sup>-1</sup>).

#### Luminance ou radiance

Il s'agit de la même grandeur, qu'on trouve dans la littérature sous ces deux appellations. On en percevra plus facilement la signification physique en pensant à l'aspect visuel des phénomènes

Une source de surface finie, qui émet l'intensité I<sub>e</sub> dans une direction donnée (figure 4), procure une sensation liée à l'aire apparente dA d'où sort cette intensité (comparer une ampoule dépolie, et le filament d'une ampoule claire). On définira donc la luminance L<sub>e</sub> par la relation :

$$L_{\rm e} \quad = \frac{-dI_{\rm e}}{-dA} = \frac{--d^2\,\Phi_{\rm e}}{-dA\cdot d\Omega} \label{eq:Le}$$


ce qui montre que l'unité de luminance énergétique est le watt par mètre carré et par stéradian  $(W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1})$ .

#### Éclairement énergétique

a notion d'éclairement se rapporte à une surface recevant de l'énergie. C'est, en un point donné, le rapport de la puissance  $\Phi_e$  à un élément d'aire dA entourant ce point :

$$E_e = \frac{d\Phi_e}{dA}$$

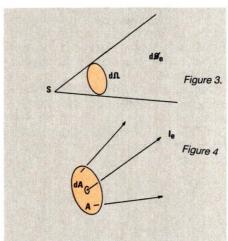L'éclairement énergétique s'exprime en watts par mètre carré (W  $\cdot$  m $^{-2}$ ).



#### Quelques constantes physiques à retenir

maintes reprises, nous utiliserons des constantes physiques dont il importe de connaître les valeurs. Les voici rappelées une fois pour toutes :

— vitesse d'une onde électromagnétique (dans le vide, et approximativement dans l'air) :  $c=2.99793 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 

 $\simeq 3.10^8 \, \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 

— charge de l'électron :

 $e = 1,6.10^{-19} C$ 

— constante de Plank :

 $h = 6,626 \cdot 10^{-34} \, J \cdot s$ 

Rappelons aussi qu'en physique des solides, le joule, unité d'énergie du système SI, est mal adapté aux ordres de grandeur. On lui préfère l'électron-volt ;on a évidemment(W = QV):

 $1 \text{ eV} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ 

# Les émetteurs d'infrarouges

Le soleil, une lampe à incandescence, un fer à repasser, le corps noir (ou celui d'une blonde), sont autant d'émetteurs d'infrarouges. Mais ces dispositifs, à l'évidence, ne se prêtent que malcommodément au transport d'informations.

Depuis quelque quinze ans maintenant, et avec un succès qui croît corrélativement à l'avance des techniques, l'émission d'infrarouges par les semiconducteurs, a atteint le stade industriel. On exploite deux types de sources, dont le fonctionnement repose, pour l'essentiel, sur le même phénomène physique: la recombinaison de paires électron-trou, avec production de photons.

Les DEL ou LED (Diodes Émettrices de Lumière, Light Emitting Diodes), constituent la première catégorie. Elles génèrent un rayonnement incohérent, et à distribution spectrale relativement étalée. Les diodes, laser, mettant en œuvre l'émission stimulée, procurent un rayonnement cohérent, et quasi monochromatique. D'un coût modeste, les DEL se prêtent à une foule d'applications simples, et intéressent à ce titre l'amateur : il suffit de lire nos pages pour s'en convaincre. Par les vitesses extrêmes de modulation qu'elles autorisent, et par leur excellente adéquation aux fibres optiques modernes, les diodes laser envahissent le domaine des télécommunications (téléphonie, transmission de données, vidéo...).

Nous aborderons l'étude de ces dispositifs, par celle des phénomènes qui, dans les semiconducteurs, conduisent à la production d'un rayonnement électromagnétique, et, particulièrement, d'un rayonnement infrarouge.

# Structure de bandes d'un semiconducteur

es électrons d'un atome isolé se répartissent sur des niveaux d'énergie discrets et bien définis : la mécanique quantique montre que ce sont les seuls sur lesquels ils puissent orbiter sans perdre d'énergie, donc de façon permanente. Au sein d'un solide, le voisinage d'atomes très proches, perturbe cette situation. Par couplage, chaque niveau se trouve décomposé en autant de sous-niveaux qu'il existe d'atomes en interaction : on aboutit à la structure de

# TECHNIQUE

bandes, bien connue des électroniciens (figure 5).


Dans le cas des isolants et des semiconducteurs, on distingue alors, par ordre croissant d'énergie des électrons :

— la bande de valence : c'est celle des électrons de la couche périphérique, liés au noyau, et responsables de la cohésion entre atomes voisins, par liaisons de covalence.

— une bande interdite, plage d'énergies qu'aucun électron ne peut posséder.

— la bande de conduction : elle reçoit des électrons qui, ayant acquis de l'extérieur (agitation thermique, photons...) un surcroît d'énergie suffisant, sont arrachés à l'atome, et deviennent libres de se déplacer au sein du cristal.

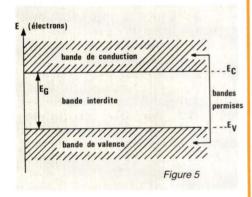La différence E<sub>G</sub> caractérise la largeur de bande interdite. Élevée dans les isolants, elle y empêche tout électron de devenir libre, donc de transporter des charges au sein du matériau. Dans les semiconducteurs, E<sub>G</sub> n'excède pas 2 à 3 eV, et la bande de conduction est accessible aux électrons




Chaque électron arraché à un atome y laisse un « trou » équivalent à une charge électrique +e. Par sauts successifs, des électrons de la bande de valence, transitant d'un atome à son voisin, comblent ces trous... mais en font apparaître d'autres. Tout se passe comme si, à l'instar de l'électron libre transportant la charge – e dans la bande de conduction, le trou transportait la charge + e dans la bande de valence, où il constitue un porteur libre.

Dans un semiconducteur intrinsèque, la concentration en électrons libres égale la concentration en trous. Par contre, lorsqu'on dope un semiconducteur, on y crée:

— si les atomes d'impureté ont plus de quatre électrons de valence (ils sont des donneurs), un excès d'électrons, qui deviennent porteurs majoritaires. Le semiconducteur est du type N;

— s'ils ont moins de quatre électrons de valence (accepteurs), un excès de trous, porteurs alors majoritaires. Le semiconducteur est du type P.

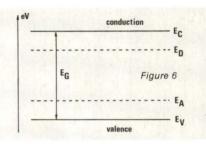Ces atomes d'impuretés introduisent des niveaux possibles (E<sub>D</sub> pour les donneurs, E<sub>A</sub> pour les accepteurs), comme l'illustre la **figure 6,** à l'intérieur de la bande interdite.



#### Bande directe et bande indirecte

Électrons et trous se déplacent respectivement dans les bandes de conduction et de valence. Or, à toute particule de masse m, en mouvement avec la vitesse v, correspondent la quantité de mouvement :

 $\overrightarrow{p} = \overrightarrow{w}$  et l'énergie cinétique :

$$E = \frac{|\overrightarrow{p}|^2}{2 \text{ m}}$$

Les niveaux d'énergie, supposés constants dans le diagramme simplifié de la figure 5, dépendent en réalité de  $\overline{p}$ , comme il apparaît aux figure 7 a et 7 b. Dans ces deux figures, on a porté les énergies en ordonnées, et, en abscisse, les trois composantes de la direction du vecteur  $\overline{p}$ , sur les trois axes du réseau cristallin.

Ces figures conduisent à classer les semiconducteurs en deux catégories, qui se comportent de façon sensiblement différente vis-à-vis du phénomène d'émission de photons :

— dans le cas d'une structure de bande directe (arséniure de gallium GaAs de la figure 7 a), on franchit la bande interdite Eg avec conservation de la quantité de mouvement p, ce qui est facile, donc très probable : ces semiconducteurs se montrent aptes à l'émission radiative ;

— pour une structure de bande indirecte (silicium Si de la figure 7 b), la même transition exige une variation de p, sous la forme d'un quantum d'énergie de vibration (phonon) transmis au réseau cristallin. La probabilité d'émission radiative devient beaucoup plus faible.

#### Émission radiative par recombinaisons électron-trou

Par des procédés que nous préciserons plus loin, on peut faire redescendre des électrons de la bande de conduction vers la bande de valence, où ils se recombinent avec des trous. L'énergie ainsi libérée, égale à la largeur E<sub>G</sub> de la bande interdite, peut donner lieu à l'émission d'un photon, donc d'un rayonnement de fréquence ν, ou de longueur d'onde λ:

$$\lambda = \frac{c}{v} = \frac{hc}{E_G}$$

Si on exprime  $E_G$  en eV et  $\lambda$  en  $\mu m$ , on peut écrire :

$$\lambda = \frac{1,24}{E_{\rm G}} \ \mu m$$


Ainsi, pour l'arséniure de gallium GaAs, offrant, pour la transition de bande directe, une largeur de 1,43 eV, la longueur d'onde obtenue :

$$\lambda = \frac{1,24}{1,43} = 0,867 \ \mu m$$

se situe dans la proche infrarouge.
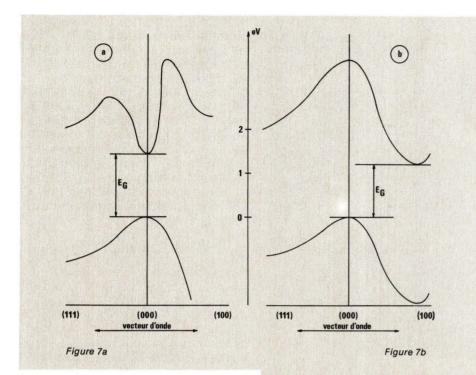
#### Choix du semiconducteur

Par sa largeur de bande interdite, le matériau employé dans la construction d'une diode électroluminescente ou d'un laser à semiconducteur détermine la longueur d'onde du rayonnement émis. L'arséniure de gallium GaAs, composé binaire de type III-V (3 électrons de valence pour Ga, 5 pour As), a été le premier employé, et l'est encore largement. Nous avons vu qu'il émet sur 870 nm.




L'adjonction d'un autre élément de type III ou V, conduit à un composé ternaire. L'aluminium (3 électrons de valence comme le gallium), donne des alliages qu'on peut décrire par une formule indiquant la concentration x de Al, au sein du couple aluminium-gallium:

Ga1-x Alx, As

Pour de tels composés, la figure 8 indique, en fonction de x, les variations de la largeur de bande interdite Eg, et celles de la longueur d'onde à. On remarquera que x ne peut dépasser 0,4 : audelà, la structure de bande devient indirecte, et il n'y a plus d'émission radiative. Les longueurs d'onde (en infrarouge) de 830 à 950 nm, sont couramment utilisées dans les DEL d'usage général, pour les transmissions à faibles distances. En effet, elles s'adaptent bien à la sensibilité des photodiodes PIN au silicium.

Le passage aux composés quaternaires III-V, ouvre un large choix de longueurs d'onde. Il permet, notamment, d'atteindre les fenêtres à 1,3 et 1,5  $\mu$ m, pour lesquelles les fibres optiques en silice présentent de très faibles absorptions (nous y reviendrons dans la troisième partie de cet article). Le plus utilisé de ces alliages, répond à la formule :

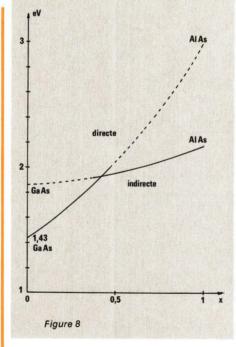[Ga<sub>1-x</sub> In<sub>x</sub>, As<sub>1-y</sub> P<sub>y</sub>] où x et y désignent les concentrations respectives d'indium et de phosphore, dans les couples




Ga In et As P (3 et 5 électrons de valence).

Les dispositifs électroluminescents sont, industriellement, élaborés par croissance épitaxiale (en phase liquide ou vapeur, par jets moléculaires, ou à partir de composés organométalliques), à partir d'un substrat monocristallin. Pour diverses raisons, celui-ci est, généralement, du phosphure d'indium InP.

La qualité cristalline du matériau actif déposé sur le substrat, influence considérablement le rendement de recombinaison

radiative, la présence de défauts entraînant une altération rapide. Cet impératif implique une adaptation parfaite entre les réseaux du substrat et du semiconducteur déposé. Or, les dimensions de la maille des composés [Ga In, As P], varie avec les concentrations x et y.

Dans le diagramme de la figure 9, on a porté, en abscisse, le paramètre cristallin, c'est-à-dire la longueur d'un côté de la maille ; le substrat InP s'y situe à 0,587 nm. En ordonnée, figurent, à gauche la largeur de bande interdite du composé quarternaire, et, à droite, la longueur d'onde correspondante. Seuls. concentrations x et y conduisant à un paramètre cristallin de 0,587 nm, sont utilisables. On voit qu'elles permettent de choisir  $\lambda$  entre 1 et 1,7  $\mu$ m environ, domaine qui englobe les fenêtres à 1,3 et 1,5 µm citées plus haut.

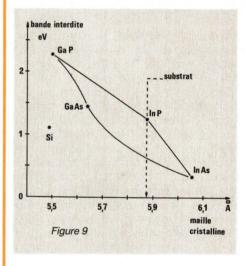


#### Utilisation de la jonction PN

'émission de photons infrarouges résultant de la recombinaison de paires électron-trou, tout dispositif électroluminescent doit donc, d'abord, créer une inversion de population, en faisant passer des électrons dans la bande de conduction, et des trous dans la bande de valence. La production d'un rayonnement important, conduit à chercher :

— une grande probabilité de recombinaison, ce qu'on obtient par le choix d'un semiconducteur à bande directe;

— une forte densité de porteurs en état d'inversion. A cet effet, l'injection de porteurs par polari-

# **TECHNIQUE**

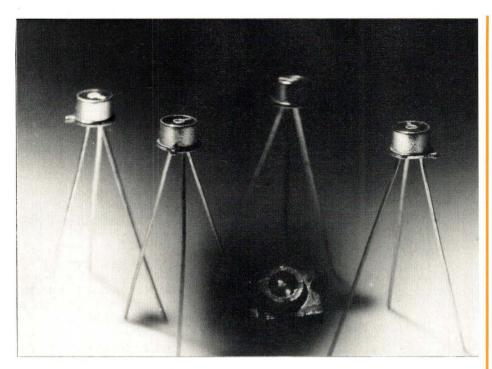

sation directe d'une jonction PN, est le meilleur procédé connu.

Dans une jonction, le dopage en donneurs de la région N, et en accepteurs de la région P, favorise l'inversion de population. A l'équilibre thermodynamique, le diagramme d'énergies se présente comme à la figure 10, et se caractérise par l'existence d'une barrière de potentiel : celle-ci interdit les recombinaisons électron-trou. Si, par contre, on applique, dans le sens direct, une différence de potentiel voisine de la barrière (figure 11), l'intérieur de la zone de charge d'espace se peuple simultanément d'électrons dans la bande de conduction et de trous dans la bande de valence. Les recombinaisons radiatives s'effectuent dans cette région, qui est donc la partie active de la jonction.

Dans cette zone, l'émission de photons est isotrope, et on peut choisir plusieurs directions, pour recueillir le rayonnement : dans une direction parallèle à la jonction (1, figure 12), ou dans une direction perpendiculaire, soit à travers la région « morte » N (2), soit à travers la région P (3). Le plus souvent, on met à profit la transparence acceptable et la faible épaisseur de la région P. pour exploiter la solution (3). Les diodes électroluminescentes de ce type sont construites en technique planar, conformément à la figure 13.

énergie des | zone de |
électrons | charge |
| d'espace | conduction

barrière de |
| potentiel |
| valence

eV I

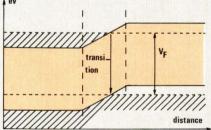


Figure 11


Figure 10

#### Distribution spectrale du rayonnement

L'égalité qui lie la longueur d'onde  $\lambda$  à la largeur  $E_G$  de la bande interdite, pourrait laisser présager que les diodes électroluminescentes émettent un rayonnement monochromatique. On en est assez loin, pour différentes raisons :

— la concentration élevée d'impuretés donneuses élargit les niveaux créés dans la bande interdite (revoir la figure 6). Ces sous-bandes pénètrent alors la bande de conduction et la bande de valence ; il en résulte une dispersion sur la valeur apparente de E<sub>G</sub>, donc sur λ :

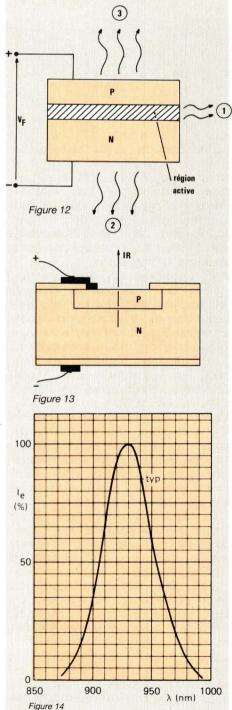— une fraction de l'énergie de recombinaison électron-trou peut se dissiper sous d'autres formes qu'un photon, ce qui revient à une augmentation de la longueur d'onde associée.



Le résultat final est illustré par la courbe de la **figure 14** qui représente la distribution spectrale de la diode infrarouge COY 89 de la RTC, centrée sur 930 nm. La largeur, à mi-hauteur, atteint environ 50 nm, valeur assez typique de ce type de DEL.

On notera, enfin, qu'une augmentation de la température entraîne un glissement du spectre vers les grandes longueurs d'onde, par diminution de la largeur de bande interdite.

#### Rendement quantique d'une diode électroluminescente


Chaque recombinaison d'une paire électron-trou n'aboutit pas à faire sortir, de la diode, un photon infrarouge. Le rendement de conversion, η, défini par le rapport entre le nombre de photons émis et le nombre de porteurs injectés, est donc inférieur — et même très inférieur — à l'unité.

Les pertes se répartissent en deux catégories : celles qui interviennent à l'intérieur de la région active de la diode, et concernent la conversion électron-trou — photon proprement dite ; elles conditionnent le rendement interne. Celles qui, ensuite, lors de la transmission du photon de la région active vers le milieu ambiant (l'air), définissent le rendement externe.

Le réseau cristallin n'atteint jamais la perfection. Il est affecté de défauts plus ou moins dense. notamment des dislocations, qui se comporte comme des centres de recombinaisons non radiatives. Par ailleurs, des impuretés contaminantes, subsistant malgré les diverses opérations de purification, migrent vers la jonction et constituent elles aussi, des centres « tueurs ». Enfin, toutes les recombinaisons ne s'effectuent pas dans l'épaisseur de la jonction: les contraintes du cristal à sa surface y font aussi naître des défauts qui favorisent d'autres recombinaisons non radiatives. Nous verrons, plus loin, qu'on peut minimiser ce facteur en remplacant les homojonctions (même matériau semiconducteur de part et d'autre), par des hétérojonctions (succession de matériaux différents).

Le rendement externe est lié à l'absorption des photons avec recréation de paires électrontrou, phénomène inverse de celui qu'exploitent des DEL, et aux réflexions totales sur la surface de séparation avec l'air. Désignons par n l'indice du cristal, celui de l'air étant égal à 1. A la surface, un photon dont la trajectoire forme un angle i1 avec la normale (figure 15), se réfracte en obéissant à la loi de Descartes:

 $n \sin i_1 = \sin i_2$ 

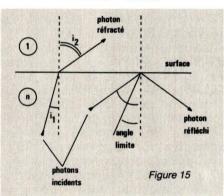


Au-delà de l'angle limite i<sub>1 max</sub> pour lequel i<sub>2</sub> =90°, le photon incident subit la réflexion totale, et ne peut sortir du cristal. Pour la plupart des matériaux semiconducteurs utilisés, n se situe aux alentours de 3 à 3,5, ce qui donne, pour l'angle d'incidence i<sub>1</sub>, la limite :

 $i_{1 \text{ max}} = \arcsin(1/3) \approx 20^{\circ}$ 

L'émission photonique s'effectuant de façon isotrope dans la zone active (c'est-à-dire avec la même probabilité dans toutes les directions), on peut calculer que, seuls, environ 2 % des photons sortent du cristal : cette limite fixe le rendement externe.

Une méthode pour augmenter sensiblement ce dernier (on peut atteindre un facteur 10), repose sur le recyclage des photons, qu'illustre la figure 16. Les photons réfléchis retournent dans la jonction, y donnent naissance à des paires électron-trou dont la recombinaison produit des photons secondaires, et ainsi de suite. L'inconvénient de ce recyclage est qu'il se traduit, évidemment, par un allongement du

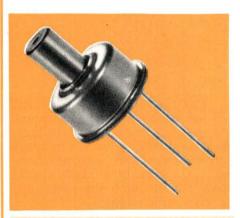


A - Diode électroluminescente rapide (série As) sur 840 nm, pour transmissions sur fibre optique (Thomson-CSF).



C - Diode électroluminescente série DP (Thomson-CSF) avec un élément de fibre amorce, pour transmissions sur fibre de faible diamètre de cœur.



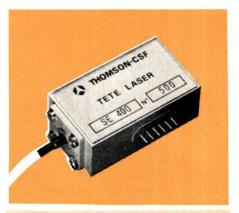
B - Même composant, équipé d'un connecteur subminiature SOCAPEX.



D - Tête optique à laser semiconducteur, sur 840 nm, avec fibre amorce. Le dispositif incorpore une photodiode de contrôle de la puissance optique.
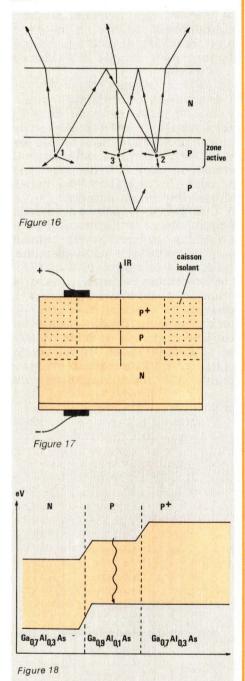
# TECHNIQUE

temps de réponse, dans une proportion voisine de celle de l'accroissement du rendement exter-



#### De l'homojonction à l'hétérojonction

n appelle « homojonction » la transition d'une région N à une région P, au sein d'un même semiconducteur de base, l'arséniure de gallium par exemple. Le diagramme des niveaux d'énergie caractérisant cette structure. a été donné à la figure 10.

Les recombinaisons en surface constituant un facteur important de baisse du rendement, on cherche à les minimiser. Un procédé efficace réside dans l'emploi d'hétérostructures, réalisables à partir de composés ternaires tels Ga Al As, ou quaternaires comme Ga As, In P, dont nous avons par ailleurs vu l'intérêt.

La coupe de la figure 17 illustre la configuration d'une hétérojonction Ga Al As, où se succè-

une couche dopée N, de composition Gao,7 Alo,3 As;

une couche P, de composition Gao,9 Alo,1 As :

une dernière couche P+. de composition Gao,7 Alo,3 As.

Le diagramme d'énergie de ce dispositif, est celui de la figure 18, et indique la zone dans laquelle interviennent les recombinaisons radiatives. L'accroissement de largeur de bande interdite, lors du passage entre les zones P et P+, s'oppose à la diffusion des électrons vers la surface. On atteint, ainsi, des rendements quantiques externes de l'ordre de 1 %, voire 2 %.

#### Caractéristiques d'une diode électroluminescente

Nous ne reviendrons pas sur les problèmes de longueur d'onde et de distribution spectrale, déjà traités. Voici quelques autres caractéristiques importantes, qui dicteront le choix de tel ou tel modèle, en fonction de l'application envisagée.


Intensité énergétique et diagramme de rayonnement

A une puissance énergétique donnée, définie pour une valeur de l'intensité du courant direct de polarisation de la diode, l'inénergétique, tensité mesurée dans l'axe d'émission, dépend du diagramme de rayonnement. Nous empruntons quelques exemples à des produits RTC de diffusion courante.

La diode COY 11, au Ga As, avec un pic d'émission sur 880 nm, existe dans les versions B et C. La première est fermée par une fenêtre de verre plane (figure 19 a), et la deuxième par une lentille (figure 19 b). Les diagrammes de rayonnement correspondent, alors, respectivement aux figures 20 a et 20 b. A une intensité IF de 20 mA, on recueille alors, dans l'axe, des intensités énergétiques Ie de 64 μW.sr-1, et de 1,25 mW.sr-1.

Pour les diodes CQY 49 B ou C (fenêtre plane ou lentille comme à la figure 19), émettant 930 nm, les diagrammes sont rassemblés ravonnement sur la figure 21. A une intensité IF de 50 mA, correspondent des intensités énergétiques Ie de 2,5

et 10 mW.sr-1.

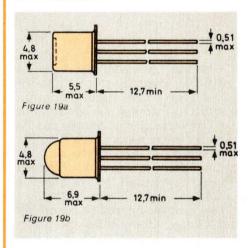


#### Radiance

Le montage le plus répandu, est celui pour lequel on recueille l'émission par la face supérieure du cristal. Les limitations de densité de courant, imposées par la résistance thermique du cristal, et par les contraintes mécaniques liées aux gradiants de température dans le réseau, conduisent à ne pas dépasser 1 000 A.cm<sup>-2</sup>, ce qui donne des radiances de l'ordre de 5 W.cm<sup>-2</sup>.sr<sup>-1</sup>.

On peut progresser sensiblement en radiance, par l'adoption du montage retourné de la figure 22 où la jonction se trouve très proche du dissipateur thermique. Le gain qui en résulte, peut atteindre 10, avec des densités de courant de 10 000 A.cm<sup>-2</sup>.
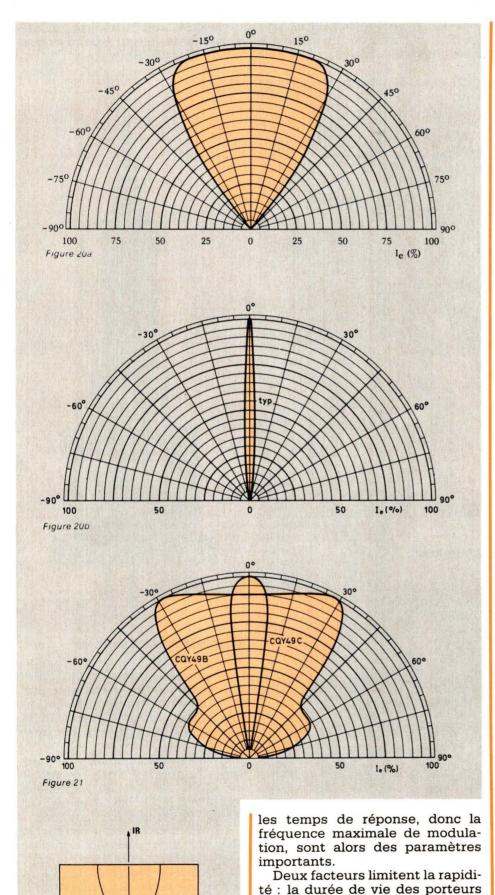
#### Temps de réponse et fréquence maximale

estinées à la transmission d'informations, les LED infrarouges sont modulées par l'intensité du courant qui les polarise :



dans la région de recombinaison,

et la capacité parasite de la dio-

de. Les diodes d'usage général,

du type dont nous avons plus

haut invoqué quelques exemples,

présentent des temps de montée et de descente s'étageant de quelques centaines de nanosecondes, à quelques microsecondes. Elles autorisent donc, au mieux, des fréquences voisines du mégahertz.

#### Les lasers semiconducteurs

Bien qu'introduits maintenant dans le domaine grand public — à travers les lecteurs de disques compacts par exemple — les lasers semiconducteurs sortent encore du domaine de l'amateurisme : nous ne leur consacrerons donc que quelques lignes.

La figure 23 représente schématiquement la structure d'une diode laser à semiconducteurs, constituée d'une double hétérostructure Ga Al As. La région active y constitue une cavité résonnante, limitée latéralement par deux faces réfléchissantes parallèles formant un interféromètre de Fabry-Pérot. Cette cavité concentre l'énergie, et l'émission s'effectue latéralement, dans le plan de la jonction.

Contrairement aux diodes électroluminescentes, où l'émission spontanée procure un rayonnement incohérent, on dispose ici, au-dessus d'un seuil d'intensité suffisant, de l'émission stimulée propre à tous les lasers. Le rayonnement infrarouge devient cohérent, et quasi monochromatique, avec une distribution spectrale limitée à quelques nanomètres.

En régime d'émission induite — celui qui correspond à une utilisation normale — le rendement quantique interne atteint presque 100 %, et le rendement externe, 50 %.


Distribution spatiale du rayonnement


La configuration géométrique du guide limitant la zone active d'une diode laser, entraîne une anisotropie du diagramme de rayonnement, qu'illustre la figure 24. Afin d'optimiser le couplage optique avec une fibre, on rétablit souvent une symétrie de révolution du lobe, à l'aide de combinaisons optiques dont la figure 25, relative au laser COL 10 de la RTC, fournit un

Figure 22

dissipateur

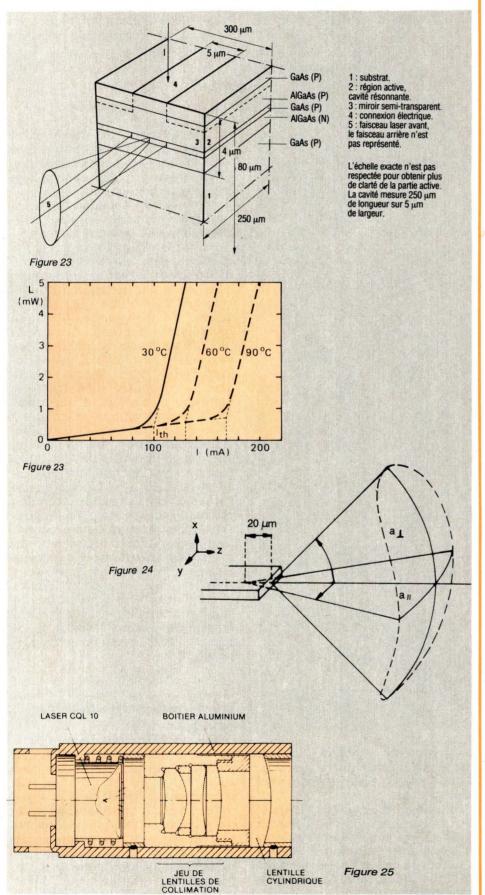exemple. Après un groupe de lentilles de collimation donnant un faisceau de sortie presque parallèle, le dispositif comporte une lentille cylindrique qui élimine l'astigmatisme. Souvent, la sortie s'effectue, d'ailleurs, sur un élément de fibre, qui facilite le couplage (figure 26).



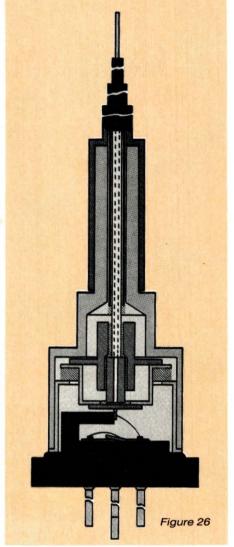

# Caractéristiques des diodes laser

Avec la cohérence et la monochromaticité du rayonnement, deux caractéristiques très importantes contribuent à la spécificité des diodes laser, donc à leur intérêt.

La première concerne la puissance optique. Dans la série 375 CQY de la RTC, celle-ci atteint 5 mW en continu, et 20 mW en régime impulsionnel.

La deuxième, sans doute la plus décisive dans le domaine des télécommunications, a trait au temps de réponse, donc à la bande passante. Le premier, qui peut descendre à 0,5 ns, autorise des débits de l'ordre de 560 Mbits/s. (A suivre.)

R. Rateau

# Le téléphone dans votre voiture



# (2) Un coffret de numérotation pour émetteur-récepteur

aintenant que nous avons décrit le « gros morceau » de notre « téléphone de voiture », le problème de la retransmission des conversations téléphoniques dans la voiture est résolu.

Il reste à améliorer les conditions d'exploitation, notamment en ce qui concerne la « signalisation » émanant de la voiture (décrochage,



raccrochage, appel, etc.).

Par rapport au boîtier à couplage acoustique parfaitement autonome, le coffret de numérotation connecté physiquement au radio-téléphone offre de nombreux avantages, ainsi qu'une allure très « professionnelle » pas si désagréable...

# Pourquoi un coffret de numérotation ?

n principe, un coffret de numérotation sert... à numéroter, soit sur un réseau privé, soit directement sur le réseau téléphonique public : c'est ainsi que fonctionnent les plus récents radiotéléphones installés sur les voitures ou les bateaux.

Dès lors que le clavier de la voiture émet des tonalités conformes au standard « DTMF », il est théoriquement possible de les injecter, côté réception, sur n'importe quelle ligne desservie par un central électronique. Nous avons évidemment essayé, et obtenu sans difficulté les numéros demandés.

Il est cependant illégal et très imprudent d'envisager un tel système entièrement automatique sur la bande CB, pas toujours très bien fréquentée!

Pour l'amateur, le coffret de numérotation servira plutôt à télécommander un avertisseur sonore indiquant qu'il souhaite communiquer avec son réseau téléphonique privé, déclencher la lecture de messages enregistrés sur un répondeur, mettre en service un réémetteur personnel, etc.

Les six touches non numériques du clavier suffisent amplement pour tous ces usages, ce qui permet de conserver en réserve les dix touches de chiffres

On peut ainsi envisager une possibilité de numérotage sur le réseau extérieur à travers le réseau privé: la manœuvre étant plus compliquée, comportant éventuellement une intervention humaine au niveau de la station fixe, la sécurité est mieux assurée.

Il s'agit toutefois d'une affaire d'amateur averti, parfaitement au courant de ce qui est autorisé et de ce qui ne l'est pas. Nous ne fournirons donc pas de schéma « clé en main » pour une telle application, mais seulement des « pièces détachées » que chacun pourra utiliser à son idée, et sous sa propre responsabilité.

Cela étant précisé, on appréciera dans un tel coffret de numérotation, le passage automatique en émission dès qu'une touche est actionnée, et l'absence de distorsion des fréquences très précises du code DTMF (sauf si l'on opère en BLU, évidemment!).

# Un vieil ami et un petit nouveau

La génération proprement dite des tonalités du code DTMF est un problème bien connu de nos lecteurs réguliers: restons donc fidèles au schéma donné dans notre N° 458, auquel on pourra se reporter pour en savoir plus long au sujet de la « boîte noire » de la figure 1. Éventuellement, on pourrait aussi utiliser un clavier multifréquences récupéré sur un poste téléphonique moderne (un clavier « décimal » ne conviendrait absolument pas).

Les figures 2 et 3 reproduisent les plans nécessaires à la réalisation pratique de ce module. Par rapport à la version d'origine, on notera une pastille supplémentaire donnant accès à la broche 10 du circuit intégré 5089 (KEY): ceux de nos lecteurs qui possèdent déjà ce module auront seulement à percer un trou et à rabattre le fil avant de le souder.

Cette nouvelle borne de notre module se trouve mise à la masse dès qu'une touche quelconque du clavier est actionnée. Elle ne peut toutefois supporter qu'un faible courant, ce qui oblige à prévoir deux étages amplificateurs pour piloter le relais de commande d'émission.

Avec ce relais à deux inverseurs, on peut résoudre virtuellement n'importe quel problème d'adaptation au radiotéléphone : n'oublions pas, en effet, que le coffret numéroteur vient s'intercaler entre le micro d'origine et le radiotéléphone ou poste CB, et qu'il ne doit pas perturber le fonctionnement normal de l'ensemble.


A la **figure 4**, nous donnons un exemple correspondant à un cas très courant : une résistance facultative de 1000 ohms permet d'entendre légèrement dans le haut-parleur du poste les tonalités émises.


L'utilisateur est bien évidemment libre d'utiliser à sa guise ces différents contacts, l'important étant de bien déclencher le passage en émission et d'éviter les accrochages (blinder soigneusement les connexions de micro).

On pourra faire appel à des prises et embases de même type que le micro d'origine, ou passer à la série DIN, plus courante.

Une pile miniature de 9 volts (alcaline de préférence) suffira pour l'alimentation du montage qui ne consomme que lors de l'appui sur les touches du clavier.

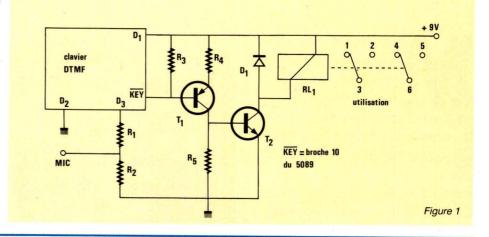Rien n'interdit évidemment de reconstituer du 9 volts à partir de la tension d'alimentation du poste, mais cela complique un peu les choses!



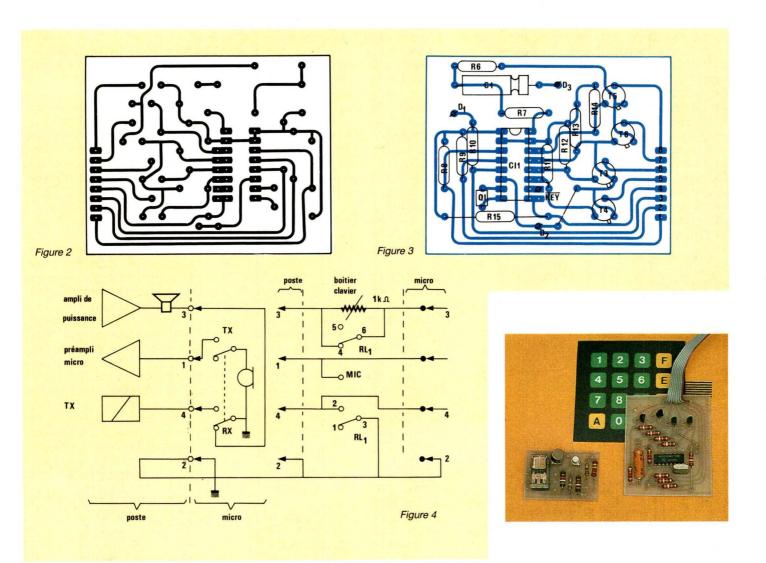


# Réalisation pratique

e module « clavier » étant câblé selon la figure 3, il faut encore lui raccorder un clavier de seize touches à simple contact, dont l'organisation en matrice sera conforme à la figure 5: il s'agit là de la configuration la plus courante sur les claviers achetés ou récupérés (calculatrices).

On peut aussi interconnecter des touches individuelles: c'est un peu plus cher, mais on y gagne plus de souplesse au niveau du « design » du boîtier. Il importe en effet de réaliser un coffret s'intégrant bien à l'ensemble micro-poste-voiture, et d'un maniement confortable. Il peut être commode de choisir un modèle muni d'un compartiment pour la pile 9 volts.

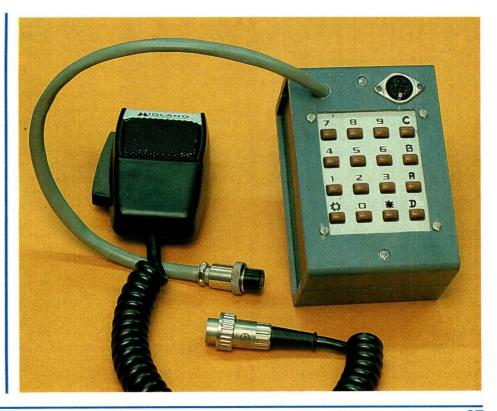Le module de commande d'émission et d'adaptation de niveau micro se câble sur un petit



circuit imprimé dont le tracé est donné à la **figure 6.** Ses dimensions modestes contribuent à faciliter la « mise en boîte » de l'ensemble, que nous n'avons eu aucun mal à loger dans un coffret ASSO de 80 x 60 x 120 mm.

Après câblage selon la figure 7, il restera à exécuter l'interconnexion générale en tenant compte du cas particulier posé par le poste existant : en général, c'est très facile, surtout quand on possède le schéma du poste et de son micro!

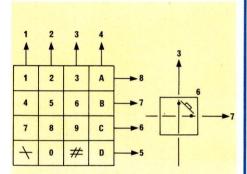


Figure 5

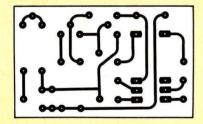


Figure 6

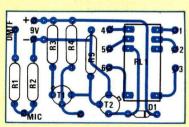


Figure 7

# Mise en œuvre

Convenablement installé, ce coffret de numérotation doit être capable de piloter séparément chacune des seize sorties du décodeur DTMF équipant la station fixe. Il importe de régler correctement le gain du préamplificateur équipant le décodeur, et de bloquer ou repérer le bouton de volume du poste : trop de niveau empêcherait le décodeur d'identifier les signaux codés,

tandis que pas assez de gain limiterait la portée utile.

Les sorties TTL du décodeur sont capables de commander directement des petits relais REED 5 volts reliés au + 5 V de la carte : il est facile de se servir de leurs contacts pour actionner un avertisseur sonore ou tout autre dispositif, y compris les circuits intérieurs d'un petit autocommutateur privé tel que celui que nous avons décrit dans cette rubrique. La porte est donc ouverte à toutes sortes d'applications, au gré de l'imagination du lecteur!

L'action directe sur les « joncteurs de postes » de l'autocommutateur (voir notre N° 462) pourrait par exemple permettre de faire sonner, depuis la voiture, n'importe quel poste du réseau en pressant la touche correspondante : le rythme de sonnerie étant particulier, on saura que l'appel arrive par radio et que pour répondre, il faut composer le chiffre approprié.

L'action sur les poussoirs « établissement » et « coupure » du boîtier d'interface téléphonique pourrait permettre de répondre depuis la voiture à un appel lancé en « manuel » depuis le réseau fixe. Avec un relais bistable, on pourrait même commander depuis la voiture le choix « manuel/auto »

On évitera par contre de « prendre la ligne » sans être appelé : l'apparition de la tonalité « d'invitation à numéroter » viendrait bloquer la station fixe en émission!

Ce même problème se posera aussi aux intrépides qui tenteront de numéroter depuis leur voiture sur le réseau PTT : pour mériter cet ultime élément de confort, ils devront résoudre ce problème, soit par détection de cette tonalité, soit par une temporisation sur la commande d'émission. S'ils préfèrent transiter par le réseau privé, il leur faudra trouver le moyen de « sortir » autrement qu'en composant le «9» en code décimal; quelque chose nous dit qu'un petit thyristor bien placé pourrait faire l'affaire, en le commandant par la sortie « 9 » du décodeur DTMF...

Ne négligeons pas non plus la possibilité d'appeler un unique numéro « PTT » pré-programmé en déclenchant le « détourneur d'appels » décrit dans notre N° 461 : c'est déjà plus facile !

Et s'il reste encore une sortie libre après tout cela, pourquoi ne pas lui faire commander un petit temporisateur déclenchant l'émission par la station fixe d'un court signal sonore? Une aide précieuse pour vérifier sans déranger personne si l'on est bien à portée de radio de son domicile!

# Conclusion

N'en disons pas plus: cet ensemble de numérotation DTMF par radio n'est qu'un point de départ pour toutes sortes d'essais plus passionnants les uns que les autres. Pour en arriver là, il vous faudra surmonter une petite épreuve: vous procurer un quartz de 3,58 MHz exactement et un circuit intégré TCM 5089 (Texas) ou équivalent (5089 dans bien des marques). Quoi que l'on puisse vous dire, sachez qu'il s'agit là de composants très classiques: cherchez bien, et vous trouverez!

Patrick GUEULLE

# Nomenclature

# Résistances 5 % 1/4 W sauf mention contraire

 $R_1: 120 \text{ k}\Omega$   $R_2: 820 \Omega$   $R_3: 39 \text{ k}\Omega$  $R_4: 3,9 \text{ k}\Omega$ 

 $R_5$ : 3,9  $k\Omega$   $R_6$ : 820  $\Omega$  $R_7$ : 820  $\Omega$ 

 $R_8$  à  $R_{15}$ : 39  $k\Omega$ 

# Semiconducteurs

T<sub>1</sub>: 2N2907 T<sub>2</sub>: 2N1711 T<sub>3</sub> à T<sub>6</sub>: BC 107 D<sub>1</sub>: 1N4148

# Circuit intégré

IC1: 5089

# **Divers**

1 relais 6 à 9 V 2RT 1 embase et 1 fiche « micro »

1 pile 9 V avec clip

1 clavier 1 boîtier

Q1: quartz 3,58 MHz

# Un détecteur de tonalités « PTT »



vec nos diverses séries
d'articles sur le
téléphone, nos lecteurs
ont pu faire plus ample
connaissance avec les
caractéristiques très particulières
de ce « circuit électronique » bien
spécial qu'est une ligne PTT.
Certains états fondamentaux d'une
ligne d'abonné sont signalés par
des tonalités normalisées que l'on
reconnaît aisément à l'oreille, mais
qu'il peut être nécessaire de faire
identifier par un appareil
automatique.

Les deux petits montages qui vont être décrits dans cet article pourront facilement être adjoints à des réalisations existantes ou en projet pour en améliorer les performances, ou pour mettre sur pied de nouvelles applications.

# Petit « guide des tonalités »

orsque l'on parle de « tonalité » au sujet du téléphone, on songe immédiatement à cette belle note « LA » qui apparaît normalement quand on décroche un combiné.

Il s'agit de la « tonalité d'invitation à numéroter urbaine » connue sous la dénomination de « tonalité IT1 » : il s'agit d'un signal sinusoïdal permanent de fréquence 440 Hz, généralement assez précise mais toujours comprise dans une fourchette de plus ou moins 1 % autour de la valeur nominale.

Indiquant que le central attend la composition d'un numéro, elle disparaît après toute manœuvre du cadran ou clavier.

Si le combiné reste décroché sans que l'on numérote, la tonalité IT1 est remplacée au bout d'un certain temps (généralement 20 secondes) par la « tonalité d'occupation », car la ligne se trouve renvoyée en « faux appel ».

Cette tonalité est importante à identifier, car elle apparaît aussi lorsque l'on tente d'appeler un abonné qui n'est pas libre ou lorsque l'un des correspondants raccroche le premier en fin de communication : en gros, sa signification est tout simplement une invitation à raccrocher.

Sa détection automatique sera utile dans toutes sortes de dispositifs de libération automatique de ligne dans les répondeurs, détourneurs d'appels, radiotéléphones, transmetteurs d'alarmes, systèmes de télécommande ou télésurveillance, etc.

Il s'agit toujours d'une fréquence de  $440 \text{ Hz} \pm 1 \text{ \%}$ , mais hachée au rythme de 500 ms d'émission pour 500 ms de silence (c'est à dire fréquence 1 Hz et rapport cyclique de 50 %).

Cette fréquence de 440 Hz, hachée à des rythmes différents, sert également à générer la tonalité « d'acheminement » et celle

de « retour d'appel ».

La «tonalité d'acheminement » n'est pas systématiquement émise pendant le temps d'établissement de la communication : en local et en internatio-

Figure 1 - Petit programme de simulation.

```
REM TONALITES PTT
4 REM----
5 REM IT1
   SOUND 1,142,9
20 PLAY 1,0,0,0
30 WAIT 500
   B=90:H=52:GOSUB 1000:REM DTMF 1
B=81:H=52:GOSUB 1000:REM DTMF 4
54 REM-
   REM ACHEMINEMENT
   N=80
T=4:U=T
70
80 GOSUB 2000
     REM RETOUR D'APPEL
130 N=6
140 T=200
150 U=300
160 GOSUB 2000
194 RFM-
     REM REPONSE (EXEMPLE!)
200 EXPLODE WAIT 200
204
     PEM-
205 REM OCCUPATION
210 N=20
220 T=50:U=T
230 GOSUB 2000
240 STOP
999 REM-
999 KEN
1000 SOUND 1,8,9
1010 SOUND 2,H,9
1020 PLAY 3,0,0,0
1030 WAIT 30
1040 PLAY 0,0,0,0
1050 WAIT 30
1060 RETURN
2000 SOUND 1,142,9
2010 FOR F=1 TO N
2020 PLAY1,0,0,0
2030 WAIT T
2040 PLAY0,0,0,0
2050 WAIT U
2060 NEXT
2070 RETURN
3000 REM (C)1986 PATRICK GUEULLE
```

nal, notamment, elle est souvent remplacée par un silence.

Lorsqu'elle existe, il s'agit d'une fréquence de 440 Hz hachée au rythme de 50 ms d'émission pour 50 ms de silence, ce qui est assez rapide pour produire un effet auditif assez particulier (fréquence de répétition 10 Hz, comme les impulsions de numérotation des cadrans rotatifs, pour fixer les idées).

La « tonalité de retour d'appel » reproduit tant bien que mal le rythme de la sonnerie qui retentit chez le demandé, bien qu'il n'y ait aucune garantie de synchronisme (essayez donc si vous disposez de deux lignes!). On peut grossièrement compter sur un rythme de 2 secondes d'émission pour 3 secondes de silence, soit une fréquence de 0,2 Hz.

A signaler enfin la «tonalité d'invitation à numéroter interurbaine et internationale », dite «tonalité IT2 », que l'on obtient en composant le 16 ou le 19.

Il s'agit d'un mélange de  $440~\mathrm{Hz}$  et de  $330~\mathrm{Hz}$ , cette dernière fréquence étant émise à un niveau supérieur de  $3,5~\mathrm{dB}~\pm~1~\mathrm{dB}$  à celui du  $440~\mathrm{Hz}$ . La tolérance sur ces fréquences est de 1~%.

La détection de cette tonalité IT2 peut avoir de l'intérêt pour la construction de **discriminateurs**  d'appels, capables de couper (ou signaler) les appels à priori coûteux.

Pour mémoire, nous mentionnerons l'existence de tonalités d'invitation à numéroter de fréquences différentes de celles dont il vient d'être question (IT3 et IT4): elle sont généralement utilisées sur les réseaux intérieurs

Si l'on considère également toutes les autres fréquences que peuvent véhiculer les lignes téléphoniques (numérotation DTMF, MINITEL, modems, systèmes de codage divers, « bips » de répondeurs enregistreurs, etc.), on conçoit que la réalisation de décodeurs capables de reconnaître rapidement, à coup sûr, et sans déclenchements intempestifs, ces diverses tonalités normalisées, n'est pas une mince affaire!

En général, il faut accepter un « temps de validation » assez long, pouvant dans certains cas atteindre dix secondes : pendant ce laps de temps, une logique appropriée analyse la durée des émissions et des silences, pour ne donner un verdict de détection que lorsque sera identifiée une succession normalisée avec toute la précision voulue.

Rien d'étonnant donc à ce que les détections de tonalités soient exécutées par microprocesseur dans les appareils professionnels les plus performants!

# Un outil de simulation

Nos lecteurs pouvant avoir besoin de manipuler un peu avec ces diverses tonalités, nous avons écrit un petit programme BASIC capable de « mettre en scène » un appel représentatif du cas le plus courant, sans monopoliser une ligne téléphonique :

- 5 secondes de tonalité IT<sub>1</sub> puis numérotation DTMF (le 14);
- tonalité d'acheminement ;
- retour d'appel correspondant à six coups de sonnerie ;
- réponse figurée par le son préprogrammé EXPLODE de l'ORIC;
- occupation ou raccrochage du correspondant.

Ce logiciel, présenté **figure 1**, est prévu pour fonctionner sur machines ORIC (1 ou ATMOS), mais pourra facilement être



adapté à d'autres matériels utilisant le même synthétiseur de sons (AY-3-8910 ou 8912) : il suffira d'adapter les instructions SOUND, PLAY et WAIT avec l'aide du manuel de l'ordinateur utilisé.


Les tonalités sont reproduites avec une grande précision de fréquence, mais il est à noter que le signal audio délivré est rectangulaire: cela peut compliquer les choses si on tente de s'en servir pour régler un montage détecteur. Dans tous les cas, un réglage fin devra être prévu en configuration réelle, ne serait-ce que pour tenir compte du véritable niveau obtenu.

Nous n'avons pas simulé la tonalité IT2, le résultat obtenu ne pouvant s'approcher suffisamment à notre goût de la réalité. Bien entendu, il sera facile d'extraire de ce programme des routines pouvant générer en permanence telle ou telle tonalité, ou de modifier à loisir le « scénario »
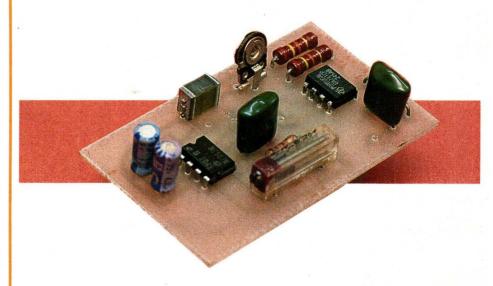
# Un détecteur de 440 Hz

e schéma de la figure 2 regroupe un préamplificateur à gain ajustable, et un détecteur de tonalité à 567. C'est dire que ce montage peut servir à détecter la présence d'à peu près n'importe quelle fréquence de la bande « téléphonique » (300 -3400 Hz), disponible sous un niveau raisonnable.

L'application principale est évidemment la détection de la fréquence « à tout faire » de 440 Hz.



mais un simple réglage permettra aussi bien de reconnaître du 330 Hz ou du 390/450 Hz (mise en évidence de la connexion d'un MINITEL).

En agissant sur les valeurs de C<sub>2</sub> et C<sub>3</sub>, on pourra jouer sur les deux paramètres importants que sont le temps de réponse et la largeur de bande de détection : une bande étroite entraîne un réglage plus délicat et susceptible de dériver, mais permet la réjection de fréquences très proches de celle à détecter.

Un temps de réponse allongé peut permettre, par exemple, de rendre le montage insensible à la tonalité d'acheminement.

Les valeurs préconisées dans la nomenclature correspondent aux nécessité des applications

téléphoniques les plus courantes. La sortie du montage est disponible sous la forme d'un transistor en collecteur ouvert, ce qui permet soit la commande d'un relais, soit l'action directe dans des circuits logiques (se méfier alors de la tension de déchet de ce transistor interne au 567, qui est assez élevée).


Pour les essais, une LED en série avec une résistance de quelques centaines d'ohms sera très suffisante.

Le circuit imprimé de la figure 3 rassemble tous les composants du montage selon l'implantation de la figure 4: on peut utiliser indifféremment un potentiomètre R5 monotour ou multitours, selon le confort de réglage souhaité et les disponibilités!

Convenablement réglé (pas trop de gain!) ce montage ne doit pratiquement jamais réagir dans le courant d'une conversation normale. Par contre, il est bien évident qu'il détectera aussi bien IT<sub>1</sub> que l'occupation ou le retour d'appel, voire même la tonalité d'acheminement et IT2 (selon la valeur de C2 et C3).

Pour certaines applications, ce n'est pas gênant, mais lorsqu'il s'agit par exemple de commander le raccrochage automatique d'un détourneur d'appels ou d'un adaptateur radio, seule la tonalité d'occupation doit être reconnue, et à coup sûr.

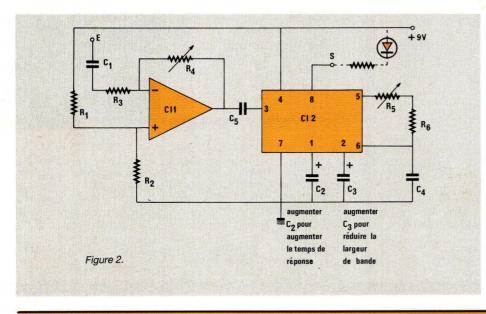En revanche, quelques secondes de « réflexion » peuvent sans inconvénient être accordées au système! (Suite page 44).



# **ANTENNES**



RADAR 7000 NOUVEAU ANTENNE TV

AMPLIFIEE TOUTES CHAINES

Antenne de construction solide et compacte à large bande, particulièrement indiquée pour caravane, camping, bateau etc. NOTES TECHNIQUES :

NOTES TECHNIQUES:

— Gamme de fréquence VHF-UHF. Gain global VHF: 20 dB. Gain global VHF: 3d dB. Réglage du gain par potentiomètre. Possibilité de branchement avec l'antenne extérieure. Consommation: 30 mA. Alimentation: 220 Vca. 12 Vca. Lampe témoin de contrôle allumage. Lampe témoin de contrôle de gain

# CONSEILLÉE POUR CANAL PLUS





SATELLIT Modèle réalisé avec de nouvelles technologies qui donne le meilleur résultat dans n'importe quelle condition d'emploi, exceptionnel pour

CONSEILLÉE POUR CANAL PLUS

signaux

# **ACCESSOIRES ANTENNES**



AMPLIFICATEUR D'APPARTEMENT AVEC ALIMENTATION INCORPOREE POUR 2 TELEVISEURS

Caractéristiques techniques : Gain (dB) BI 18. Gain (dB) FM 18. Gain (dB) BIII 18. Gain (dB) UHF Sani (ub) B 16, 3 and (ub) F with 3 and (ub) B in 15, 2 and (ub) B in 15. The sind of sortie (dB) VHF 4. Facteur de bruit (dB) VHF 6. Impédance entrée et sortie 75 s. Nombre de sorties 2. Consommation sous 220 V ~ 50 Hz 2,5. Branchement par bornes et pontets. Dimensions 105 × 81 × 85 mm. Cet amplificateur est spécialement étudié pour permettre l'ali-mentation de 2 féléviseurs, à partir du signal disponible sur une prise d'usager dans les installations collectives. Il peut aussi fonctionner en 110 V, en déplaçant la connexion intérieure

# 294 F

# REPARTITEUR INTERIEUR A RESISTANCE

évisions dans votre maison, mais une seule prise murale existe.



Notre solution 2 sorties, dont une par bornes et pontets. Réjection entre sorties 12 dB. Impédance :

62,80 F

# c'est PENTA et ça déménage



HM 204 + 2 SONDES

# ANTENNE UHF SYMETRISEES 43 ELEMENTS EN X



Antenne équipée de la technologie dite «élément en X». Cette antenne est pro-posée en 43 éléments ce qui sous entend un bon gain associé à une bonne directivité. Elle couvre la bande UHF et est réservée à la région parisienne Nom-bre d'élément : 43 Canaux ouverts : 2/138. Angle d'ouverture : 42/26. Gain rela-tif : 14. Rapport AV/AR ; 27. Longueur en m : 1,47. Polarisation : H ou V

270 F

# NE 555 LINEAIRES TMS

11 C 90 98,00 99,40 10,40 95 14 90 99,40 10,40 95 14 90 99,40 10,40 95 14 90 99,40 10,40 95 14 91 91,40 91,4	TMS1122 99.00 TMS11222 9	LM 3909 23,80 LM 3909 23,80 LM 3909 23,80 LM 3400 34,80 LM 4400 44,50 LA 4402 15,60 LA 4402 47,20 LA 4402 47,20 LA 4400 47,20 LA 441,50 LA 441,5
78.05	336 11.50 337 11.50 338 57.60 340.5 4.80 340.5 18.60 340.5 18.60	710 12.90 720 24.40 721 4.60 722 4.60 723 3.20 725 33.20 725 33.20 744 4.60 744 4.40 745 19.50 746 19.50 747 4.40 747 4.40 748 19.50 748 19.50 749
TBA120S 9,90 TBA120T 9,80 TBA120T 9,80 TBA120T 9,80 TBA210 23,80 TBA240 23,80 TBA400 18,84 TBA50T 14,40 TBA651 18,60 TBA651 18,20 TBA651 18,20 TBA651 18,20 TBA651 18,20 TBA651 18,20 TBA651 18,20 TBA651 3,20 TBA651 3,20 TBA651 3,20 TBA651 3,20 TBA650 3,	TBA790 18,20 TAA793 19,20 TAA793 19,20 TAA793 19,20 12,00 TAA793 19,20 TAA90 10,20 TBA820 8,50 TBA880 28,80 TBA880 28,80 TBA880 28,80 TBA880 18,90 TBA920 18,90	TDA1042 32.40 TDA1046 38.50 TDA1046 15.50 TDA1046 15.50 TDA1046 15.50 TDA1000 36.40 TDA2000 36.40 TDA2000 37.00 TDA2004 29.40 TDA2004 31.60 TDA2004 39.40 TDA2046 96.50 TDA2056 96.50 TDA3500 68.40 TDA3500 69.50 TDA3500 69.50 TDA4560 89.60

# CIRCUITS INTEGRES TTL

74 LS 04 . . . .

Unicomo	MILGIL	UTIL
74 LS001,85	74 LS125 4,90	74 LS322 39,80
74 LS012,60 74 LS022,60	74 LS1264,70 74 LS1286,50	74 LS32320,90 74 LS3248,50
74 LS022,60	74 LS1286,50 74 LS1321,40	74 LS3248,50 74 LS34015,10
74 LS041,90	74 LS1337,40	74 LS3419.60
74 LS041,90 74 LS052,60 74 LS067,80	74 LS1363,90	74 LS34424,00
74 LS06 <b>7,80</b> 74 LS07 <b>7,80</b>	74 LS1383,80 74 LS1393,90	74 LS3736,90 74 LS3746,90
74 LS082.60	74 LS132 1,40 74 LS132 7,40 74 LS133 7,40 74 LS136 3,90 74 LS138 3,80 74 LS139 3,90 74 LS141 15,40	74 LS3758.25
74 LS092,60	(4 LS145 8.20	74 LS377 9.60
74 LS10 2,60 74 LS11 2,60	74 LS147 19,20 74 LS1488,20	74 LS3787,90 74 LS3798,90
74   \$12 6.30	74 LS150 16.80	74 LS386 12.60
	74   \$151 5 90	74 LS390 5.90
74 LS14 2,50 74 LS16 6,90	74 LS1534,90 74 LS1549,90	74 LS3936,40 74 LS3957,90
74 LS178,40	74   \$155 5.80	74 LS398 17,90
74 LS202,60	74 LS1564.90	74 LS54112,40
74 LS212,50 74 LS222,60	74 LS1575,20 74 LS1585,20	74 LS64019,10 74 LS64521,60
74 LS235,00		74 LS670 14.00
74 LS253,70	74 LS1616,00	74 S 004,80
74 LS263,60 74 LS272.60	74 LS1626,80 74 LS1635,90	74 S 048,40 74 S 0512,90
74 LS17 8,40 74 LS20 2,60 74 LS21 2,50 74 LS22 2,60 74 LS23 5,00 74 LS25 3,70 74 LS26 3,60 74 LS26 2,60 74 LS27 2,60 74 LS28 2,60 74 LS30 1,80	74 LS164 5.40	74 S 089.40
74 LS301,40	74 LS1657,60	74 S 089,40 74 S 3212,90
74 LS321,80 74 LS375,90	74 LS1667,80 74 LS16719,50	74 S 408,20 74 S 649,70
74 LS375,90 74 LS382,60	74 LS170 11.90	74 S 74 13.90
74 LS403,80 74 LS424,40	74 LS1/271.00	74 S 86 13.90
74 1 543 7 80	74 LS1736,40 74 LS1744,90	74 S 1129,80 74 S 12429,50
	74 LS175 5.10	74 S 138 15.50
74 LS4510,40 74 LS468,70	74 LS1769,30 74 LS1808.90	74 S 157 14,90 74 S 158 19,50
74 LS46 <b>7,80</b>	74 LS1808,90 74 LS18119,30	74 S 163 18 50
74 1 548 10 20	74   \$182   18 50	74 S 174 . 38.50
74 LS504,20 74 LS512.60	74 LS1907,90 74 LS1916,80	74 S 1759,80 74 S 18227,50
74 1 553 2 80	74 LS192 5,90	74 S 188 36.00
74 LS542,40	74 LS1936,40	74 S 194 18,10
74 LS55 4,50 74 LS60 4,80 74 LS70 3,70 74 LS72 3,90 74 LS73 3,40 74 LS74 2,80 74 LS75 4,80	74 LS1946,40 74 LS1954,90	74 S 195 26,40 74 S 201 34,20
74 LS703,70	74 LS1969.20	74 S 241 16,50
74 LS723,90 74 LS733.40	74 LS19714,80 74 LS19813,20	74 S 244 . 14,90 74 S 253 . 21,00 74 S 257 . 21,45 74 S 280 . 25,50
74 LS742.80	74 LS199 14.90	74 S 257 21,45
74 LS754,80	74 LS221 9.90	74 S 280 25,50
74 LS765,90 74 LS8013,50	74 LS2405,90 74 LS2416,40	74 S 373 19,50 74 S 374 31,50
74 1 001 40 00	74   \$242   12 30	74 S 374 31,50 74 S 381 23,10
74 LS837,30 74 LS854.80	74 LS2436,80 74 LS2446,80	74 S 531 27,10
74 LS854,80 74 LS863,40	74 LS2446,80 74 LS2457,40	74 S 53323,10 74 C 005.25
/4 LS89 41.20	74 LS2516,40	74 C 04 510
74 LS905,00 74 LS916,00	74 LS2571,40	74 C 489,80 74 C 908,10
74 1 592 4 90	74 LS2584,80 74 LS2596,90	74 C 22110,50
74 LS935,00	74 LS260 4.60	74 H 749,60
74 LS935,00 74 LS947,90 74 LS956,50	74 LS261 16,90	SN 58167 .181,20 SN 58174 .196,00
74 LS966,50	74 LS2664,40 74 LS2737,90	SN 75138 30,25
74 LS10018,50 74 LS1073,40	74 LS2795.20	SN 7514013,80 SN 7515012,30
74 LS109 3.60	74 LS2807,90	SN 751834.50
74 LS112 3,60	74 LS2835,60 74 LS29011,30	SN 75451 11.50
74 LS121 6,40 74 LS122 7,80	74 LS2936,70	SN 754529,90 SN 754536,75
74 LS123 5.80	74 LS295 12,50	SN 75477 13,50
74 LS12415,50	74 LS2999,90	SN 754929,50

# **TRANSFORMATEURS**

Disponible en 2 × 9 V · 2 × 12 V · 2 × 15 V · 2 × 24 V ...43,00 40 VA ...43,00 60 VA ...61,30 100 VA ...76,10 .....101,80 .....136,60 .....150,50



# 15,90 F/TTC **MICROPROCESSEURS**

32.768k 25.00	10 MHZ 30.00
1 MHZ 47.00	10.240 MHZ42,50
1.008 MHZ (Vidéo) 45.00	12.6 MHZ30,00
1.8432 MHZ (Gene Baud) 35,00	14 MHZ30.00
2 MHZ 29.00	14.25045 MHZ
2.4576 MHZ	(APPLE II+) 29,00
3.2768 14.00	14.31818 28.00
3.6864	16.5888 MHZ30,00
4 MHZ14.00	17.430 MHZ42.00
5.0688	18 MHZ38,00
6 MHZ	18.4 MHZ
8 MHZ14,00	21.30 MHZ32,00
9 MHZ	24 MHZ

5490 F

3990 F

26 19,40	MM 410456,50 MM 4116 15,90	INS8155 117,60
2619,40 2819,40 955,00 975,00	MM 4118 47.50	81 LS96 28'00
975,00 985,00	MM 416417.00	81 LS97 26.80
28755,30	MM 441656,50 MM 451698,40	MI 8212 26.40
34078,00	MM 584148.00	MI 8214 55.20
34078,00 341105,00 364130,00 365495,00 366495,00	MM 6116 34,80 MM 6264 P15 156,00	MI 8216 48,00 MI 8224 57 60
365495,00	MM 6300 2310	MI 822848,25
765 200 20	MM 6402 96,00 MM 65C02 144,00	MI 8237 A-5 131,00
080471,50 0808 .156,00	MM 6545 118,80	INS8250102.00
0808 . <b>156,00</b> 013 <b>69,00</b>	MC 6502A 124,80	MI 8251 141,00
15 93.60	MM 6545	MI 8224 57,60 MI 8228 48,25 MI 8237 A-5 131,00 MI 8238 50,80 INS8250 102,00 MI 8251 141,00 MI 8253 68,50 MI 8253 38,00 MI 8257 52,15
350114,00 37254,70		MI 825752,15
350114,00 37254,70 691220,00 771225,00	MC 6874117,60 MC 680058,00 MC 6801175,20 MC 680238,00 MC 680964,00	MI 8253 52,15 MI 8259 58,20 MI 8279 185,50 MI 8284 73,20 MI 8288 144,00
771225,00	MC 6801175,20	MI 828473,20
793 <b>398,00</b> 795 <b>240,00</b>	MC 680238,00 MC 6809 64 00	MI 8288144,00
941 198,00	MC 00009 125.00	WII 0000 202,00
211424,00	MC 681014,90 MC 682118,00	MC 860238,80 AY 8910144,00
13 127.00	MC 6821 18,00 MC 6840 51,00	AY 8912 97.50
143 . 178,80 113 127,00 2532 . 105,60 538 49,80 2708 87,60	MC 6844 116,60	FD 9216129,60 MC14411148,80
3849,80	MC 684585,90 MM 684669,60	MC14411 178.00
2/1035.90	MC 6850 18.00	MC14412 178,00 27128 84,00 41256 39,00
273281,00	MC 6860 172,80	Z80 CPU 25.00
2764 38,00	MC 6875 128,90 ML 7611/6331 48 00	Z80 PIO58.00
423 15.00	MI 7611/6331 48,00 AM 7910190,00 MI 808060,90 MI 808591,80	Z80 CTC 58,00
459 25,20	MI 808060,90	Z80 DMA . 190,00 Z80 CIO 160,00
47085,50	MI 8085 91,80	Z80SIO

# QUARTZ

32.768k 25.00	10 MHZ 30.00
1 MHZ	10.240 MHZ42,50
1.008 MHZ (Vidéo) 45,00	12.6 MHZ30,00
1.8432 MHZ (Gene Baud) 35,00	14 MHZ30,00
2 MHZ 29,00	14.25045 MHZ
2.4576 MHZ23.90	14.25045 MHZ (APPLE II+) 29,00
3.2768 14.00	14.31818 28.00
3.686445,00	16.5888 MHZ30,00
4 MHZ14.00	17.430 MHZ42.00
5.0688	18 MHZ38,00
6 MHZ	18.4 MHZ28.00
8 MHZ14,00	21.30 MHZ32,00
9 MHZ	24 MHZ


4011

1.90 F/TT

# **CMOS**



# CAPACIMETRES BK

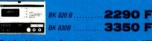

...Si vous trouvez moins cher, dans Paris, un matériel identique à celui que nous distribuons et que vous en apportez la preuve, PENTASONIC vous fera une remise supplémentaire de :

Heures d'ouverture des magasins : du lundi au samedi de 9 h à 19 h 30 sauf PENTA 8 qui ferme à 19 h.



HM 605 +

2 SONDES

2 × 60 MHz

7390 F

# **TEKTRONIX**

2 × 50 MHz Sensibilité 500 µV/div. **GARANTIE 3 ANS** 

# 7490 F/HT

avec 2 sondes

8883 F/TTC

2389 F/TTC

# LA MEILLEURE

- M2004 ..... 1138 F TTC

- M2005 ..... 1340 F TTC

- M2006 ....1648 F TTC

- M2030 ....1455 F TTC

- M2031 ..... 1810 F TTC - M2032 .... 1990 F TTC

FACON DE TRAVAILLER

Ce groupe de produits comprend un riche éventail de multimètres, dont des :

• Multimètres à affichage analogique • Multimètres à affichage numérique • Multimètres à affichage analogique et numérique

• Multimètres enregistreurs. Les appareils sont disponibles en différentes versions, selon leur domaine d'application et leur prix.

Ce programme très étendu va du MA 1H au prix particulièrement avantageux, remplissant déjà nombre d'exigence professionnelles, aux appareils satisfaisant les exigeances les plus sévères, comme par exemple le M 2110 à ± 30000 points et interfaces éparées galvaniquement, ou encore le M2042 à ± 30000 points et un affichage analogique avec fonction zoom. Les multimètres existent en modèles de table à holitée compact ou afficiulé

**BBC - UNE NOUVELLE GENERATION DE MULTIMETRES** 

table, à bottlet compact ou articule.

Les nouveaux multimètres à affichages analogiques et numériques, sont les premiers appareils d'une génération entièrement nouvelle de multimètres. L'affichage à artistaux liquides comporte aussi bien un affichage numérique précis qu'un affichage analogique dont la précision et la résolution élevées dépassent de loin celles des affichages analogiques conventionnels.

**CROTECH 3031** 2 × 20 MHz avec trigger à 25 MHz Sensibilité de 2 mV à 10 V.

Livré avec

sonde et notice

**HUNG CHANG** L'oscilloscope fabriqué comme une voiture. 2 × 20 MHz.

Sensibilité de 5 mV à 20 V. Livré avec

sonde et notice 2990 F/TTC

# ET LE FAMEUX **BBC 6003**

2 x 60 MHz. Sensibilité 1 mV/div. Vitesse de balayage 5 µS. Livré avec 2 sondes


7490 F/HT 8883 F/TTC

+ C2017 + ZSet75at

# COFFRET DE 5 PINCES

Coffret de 5 paires de pinces pour tous travaux d'électronique.

L'ENSEMBLE

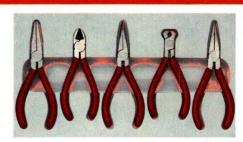

PETIT OUTILLAGE

Support perceuse grand modèle .

23 154

# **OUPLEUR OPTO**

CA7 à réflexion 33,20	Clips plastique0,40
A81 à fourche 25,90	Rct R.V.J 3,90
T2 simple12,50	Clips plastique1,00
T6 double25,20	6 leds en ligne 15,40
33 darlington 12,00	Led bicolore7,60
36 simple 12,40	Led clignotante7,10
D 3 mm R.V.J 1,30	Led infrarouge 5,00
ps plastique0,25	BPW 34 recept IR 22,50
nm R.V.J 1,60	

1001

# MAIS PENTA C'EST AUSSI :

entretoises, gaines thermorétractables, boutons pour potentiomètres, potentiomè-tres, buzzers, accumulateurs, matériel pour fabrication de CI, perceuses et accessoires, cofirets, outillage et fers à souder, câbles et fils émaillés, produits chimiques en aérosol, trans-ferts sur bandes et feuilles, matériel de wrapping, TY-RAP, supports divers, connecteurs, condensateurs, CTN, diodes et ponts de diode, inverseurs et relais, LDR, galvanomètres, leds et bargraphs, afficheurs, voyants, inductances et self, réseaux de résistances, transformateurs, transistors, triacs, thyristors, matériel alarme, hifi, antenne TV, livres etc.

# **CONDENSATEURS** CHIMIQUES

16 V	470 MF 3,50	100 MF 3,30
150 MF 1,80	1000 MF 6,70	220 MF 5,20
320 MF2,00	2200 MF9,90	470 MF7,50
470 MF2,50	4700 MF 19,20	1000 MF9,20
10.000 MF 47,00	The section of the section	2200 MF 17,70
22000 MF . 90.00	63 V	4700 MF 36,60
	1 MF1,35	10000 MF 108,20
25 V	2.2 MF1,45	22,000 MF89,80
4.4 MF1,45		33.000 MF 248.00
10 MF 1,50		47 MF 100V 4.10
22 MF1,60		220 + 100 + 47 +
47 MF1,70		22 MF 350 V .42.50
100 MF 2,00		
220 MF 2,20		

# **GENERATEURS** DE FONCTION BK 6190 F BK 3020B .....

3290 F BK 3011 ..... 3390 F

Ils remplacent de plus en plus les générateurs classiques (en dépit de leur pris plus éleve). Ces synthéliseurs de fréquence fournissent des signaux carrés, triangulaires ou sinusoïdaux avec possibilité d'ajouter une tension d'offset : c'est ce champ d'application qui fait leur succès.

.17,50 .98,00 .24,00 .24,00 .110,00 .16,50 .25,00

PCF 802 ECL 805 PCL 805 THT 05/3105 THT 08/2098 THT 25/3125 THT 31/3118 THT 36/3618 Tripleurs. WO TWR 52 Diode TV185

.16,00 .24,00 .19,00 .79,50 .98,25 .87,00 .75,50 .85,50 .88,60 .12,00

TUBES

PCF 80 ... ECC 82 ... ECL 86 ... EY 88 ... ST/EY 500

# **FLUKE**







1549 F 849 F 1149 F

# METRIX

and the second second		
	MX 5021190 F	
-	MX 522 B860 F	
	MX 562 B 1170 F	
3	MX 563 B2194 F	
0000	MX 575 B 2549 F	

Du plus gros au plus petit l'esprit METRIX est présent dans cette gamme : fiabilité, solidité mécanique et précision.



560 F

# GENERATEUR DE FONCTION **CENTRAD 368**



Hz à 200 kHz Précision affichage ± 5% nai sinusoidal dislorsión onique : < 1 % de 1 Hz à 100 Hz le : < 3 % de 100 Hz à 200 kHz naux carrés. Temps de montée et de descente de 10% à

Signaux carres. rempe = 90% < 250 ns rapport cyclique : 1/2 ± 1%

# LA PRÉCISION: 0,1 °C à 195 F

CACOUP. Pince coupante fine, maniable, de qualité et de grande

durée de vie

CADROND. Becs demi-ronds fins spécialement adaptés aux travaux délicats

54 F

CAPLAT. Ses becs plats spéciaux donnent le meilleur résultat
dans l'assemblage et l'ajustage de précision des composants.
76,80 F

76,80 F

dans l'assemblage et l'ajustage de precision des composents.
Prix: 76,80 F
CAPRI. Precelle droite à bouts en acier trempé . 32,70 F
CAPRA. Precelle avec crochets pour le démontage facile des circuts intégrés (16 ou 40 broches) . 47,95 F
CAPR2. Precelle travail avec becs canelles . 42,70 F

Support perceuse petit modèle .....

Coffret perceuse 2 Coffret perceuse 3 .....



Ce nouveau thermomètre peut être considéré comme une véritable centrale de mesure.

281.85 F

280.00 F

Disposant d'une sonde intégrée au boîtier et d'une sonde externe (longueur du fil: 2 mètres), cet appareil est capable de déclencher une alarme sonore si un

seuil, haut ou bas, est dépassé par l'une des sondes. Ces températures de seuil sont programmables. Une horloge est également intégrée.

# 

Penta 8

Penta 13

10, bd Arago, 75013 Paris, Tél. 43.36,26.05, Métro : Gobelins (service correspondance et magasin) 5. rue Maurice-Bourdet, 75016 Paris (magasin), Tél.: 45.24.23.16, Télex: 614.769 (Pont de Grenelle): Métro: Charles Michols

Penta 16

Penta 69

# SYSTEMES MODULAIRES **HAMEG 8000**

HM 8001. Module de base avec alimentation pour recevoir 2 modules simultanément
HM 8021. Fréquencemètre de 0 à 1 GHz2468 F
HM 8027. Distortiomètre
HM 8030. Générateur de fonctions, signal continu sinusoïdal, carrée, triangle de 0,1 à 1 MHz
HM 8032. Générateur sinusoïdal de 20 Hz à 20 MHz sorties : 50/600 Ω
HM 8035. Générateur d'impulsions 22 Hz à 20 MHz



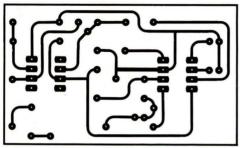


Figure 3.

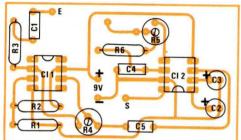

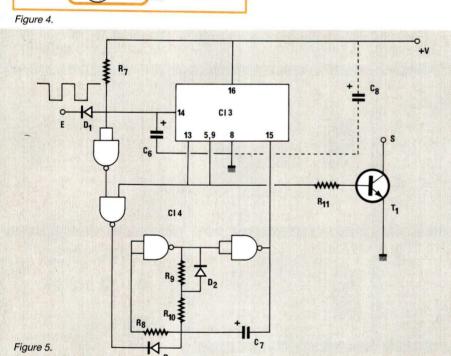


Suite de la page 41.

Un détecteur d'occupation

e montage de la figure 5 est prévu à titre de complément au détecteur de 440 Hz qui doit être réalisé dans tous les cas : procédant par comptage d'impulsions de 440 Hz avec remise à zéro régulière du compteur, il est capable de ne commander le transistor de sortie que lors de l'apparition d'une tonalité d'occupation, dans les conditions normales d'exploitation.

Un « tricheur » habile parviendrait sans peine à tromper le contrôle en « jouant du combiné ».

Un compromis entre sécurité de détection et temps de réponse pourra être trouvé pour chaque application, selon que l'on utilisera la broche  $N^{\circ}$  5 ou la  $N^{\circ}$  9 du compteur 4017. Parallèlement,  $R^{\circ}$  sera choisie de façon à imposer la cadence de remise à zéro la plus rapide permettant encore la détection d'occupation: commencer avec  $82~k\Omega$  puis réduire progressivement en surveillant les performances obtenues. Idéa-

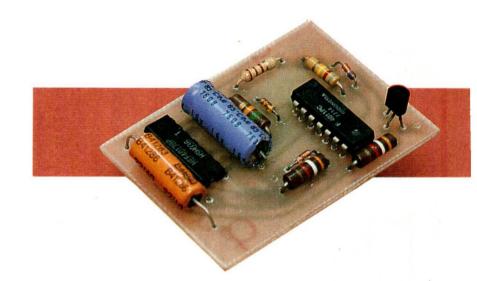

lement, il faut qu'une remise à zéro intervienne tous les deux coups de « retour d'appel », et si possible tous les coups.

Bien réglé, ce montage peut être utilisé sans crainte pour des applications de sécurité de libération de ligne.

Si on peut se contenter d'une brève conduction de T<sub>1</sub> pour libérer la ligne, on pourra se dispenser de câbler D<sub>3</sub>: on y gagnera en temps de réponse.

Avec D<sub>3</sub>, T<sub>1</sub> reste conducteur tant que dure l'occupation, et même quelques secondes de plus: l'inconvénient est qu'en cas de décrochage suivant immé-

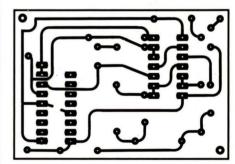


Figure 6.

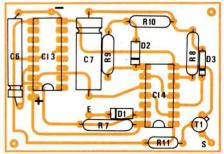


Figure 7.

Suite page 98.

tres! Il faut dire que quand on s'engage dans ces réseaux, on a vite fait de se retrouver avec une casquette tout neuve, au sigle de la CCTSPTBB (Compagnie des Cables en Tous Sens Pas Toujours Bien Branchés), une boîte d'aspirine dans la poche révolver, et une capsule de gaz hilarant cachée dans la dent creuse...

En ce qui nous concerne, nous ne nous sommes pas avancés trop loin dans la toile d'araignée, juste ce qu'il faut pour ne pas imposer une structure démesurée, mais assez pour tracer le chemin principal qui permettra de résoudre élégamment des organisations plus complexes.

Donc I<sub>2</sub>, comme le montre la figure 1 (première partie), relie en position travail le curseur de P<sub>1</sub> à un transfo de symétrisation. Il s'agit ici d'un SP61B, dont la représentation schématique est simplifiée (mise en série des deux primaires ainsi que des deux secondaires, non représentée).

Disons tout de suite que, si d'aventure vous disposez d'un transfo ordinaire 600/600 (acceptant au moins + 10 dBu), vous pouvez l'implanter ici sans regret, car la qualité audio d'une liaison Intercom peut être sans problème légèrement dégradée, sans créer une grande gène. Evitez toutefois de tomber dans les sonorités nasillardes des interphones bon marché si vous le pouvez : le confort de travail est important.

La symétrisation de la ligne est indispensable, si l'on veut exploiter pleinement les possibilités de raccordement simplifié que nous vous proposerons.

En fait, à quoi peut bien servir cette ligne extérieure ?

Suivant l'usage réservé à votre console, l'affectation peut varier et convenir aux domaines suivants:

— En studio : liaison avec un interlocuteur privilégié. Quand nous disons liaison, nous devrions mettre ce mot au pluriel, car le circuit est bi-directionnel.

— En studio d'émission (radio). Pour une petite radio locale, ce peut être le téléphone de liaison avec l'animateur, ou, pour une radio plus structurée, une communication avec le CDM ou Contrôle De Modulation.

C'est peut être l'occasion de dire un mot de ce « monstre » ?



D'accord, mais à la seule condition que les amis de l'auteur travaillant à l'INA ne rient pas en disant « il a vite fait de parler du CDM »!

Bon, c'est vrai, simplifier peut parfois paraître « petit » pour ceux qui savent, mais ne rien dire... est une insulte à ceux qui cherchent à savoir!!

Voilà: Le CDM comporte tout d'abord ce que l'on appelle les GRILLES DE COMMUTATIONS. Pour bien comprendre, c'est sim-




ple: Imaginez une maison de la radio, ronde par exemple, et qui comporterait une centaine de studios, presque tous capables de « passer à l'antenne », et dans laquelle œuvreraient plusieurs centaines de personnes, les unes préparant des messages publicitaires, les autres enregistrant un indicatif d'émission, d'autres encore enregistrant le lundi votre programme préféré du dimanche soir, et enfin un ou une funambule en direct dans le poste...

Il faut gérer ce petit monde, et ce n'est pas si simple quand il y a plusieurs émetteurs à alimenter : entre 16 h et 17 h il faut passer du studio X au studio Y, en concervant une homogénéité de couleur sonore, de niveau, et en permettant éventuellement un dialogue en direct entre l'animateur qui passe le relais au journaties des Infos qui passe à l'orchestre de chambre qui MAROLIE!

Mais tout celà est réel et quotidien, quasi horaire, tout du moins pour les radios nationales. Et c'est tellement bien fait, qu'on trouve celà simple et naturel! Mais tout ceci passe par le CDM, qui est le maître : il sait quels sont les studios sur antenne, quels sont ceux qui sont en enregistrement et qu'il ne faut pas déranger, enfin ceux qui sont en répétition, et qui sont donc occupés, mais sans impératif majeur. De plus, c'est dans ce sacro-saint lieu, que chaque studio dispose d'une égalisation soignée, qui autorise une continuité souple et transparente, malgré la diversité des sources et de leurs origines.

Voilà tracé en quelques lignes le rôle du CDM. Nous passerons sous silence les censures possibles par direct légèrement différé et l'écoute du retour antenne, dont le studio n'a pas normalement à s'occuper. Quand nous disons « un monde », c'en est réellement un, trop souvent obscur, mais que l'auteur salue respectueusement à chaque fois qu'il allume un poste à 100 frs ou un tuner prestigieux. Mais ce n'est pas le monde du silence des poissons d'avril! Et le dialogue doit être possible avec le CDM: notre ligne le permet, bien humblement, mais efficacement, entre votre petit CDM à vous.

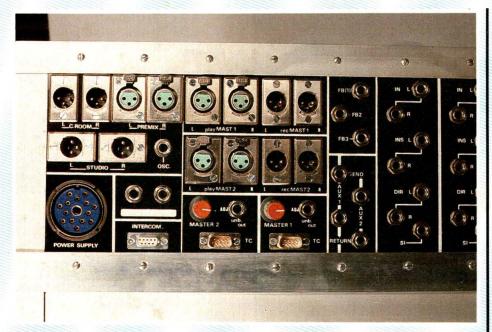Comme pour I<sub>3</sub>, l'atténuation du control room est active.



\* Reste I1. Cette clé est dangereuse! Elle commute directement et prioritairement, (c'est à dire qu'elle inscrit de façon prépondérante à la place du message préalablement programmé), les ordres vers le retour studio, donc vers les prestataires que vous enregistrez peut-être... Si c'est une bonne facon pour conserver sur bande une de vos interventions inoubliables, d'accord, mais si c'est involontaire, ce n'est pas du plus bel effet! Le bouton est rouge, qu'on se le dise! La mise en œuvre est simple : I<sub>1</sub> ouvre le circuit de liaison entre la sélection STUDIO et l'ampli de sortie du même nom, pour y injecter les ordres, côté ampli, bien entendu.

La deuxième partie de la figure 1 donne un aspect du canal « retour » de l'intercom.

Celui-ci n'est possible que par un circuit indépendant, mais bien utile.

Les signaux provenant directement d'un MICRO EXTERIEUR, sont asymétrisés par TE.1 et passent par un autre ampli nommé TALK, trop identique au précédent pour que nous ayons osé l'appeler autrement (seul le gain change, et une seule valeur de résistance est à adapter).

Le potentiomètre P<sub>2</sub> dose le niveau de ce retour, qui ne sera commuté au bus solo (et en mono), que si RL<sub>1</sub> est en position travail. Pour ce faire, il faudra que la bobine de celui-ci soit alimentée et donc que le 12 V TC de service arrive à la borne repé-

rée APPEL. Un poussoir devrait suffire, provoquant de plus le transfert de cette tension sur le bus LOGIC. Donc, l'appel extérieur sera prioritaire, comme une écoute solo, et ce par le même bus.

Avant de faire un résumé des possibilités offertes par ces circuits simples, et de définir les amplis TALK, signalons la présence d'une prise LIGHT. Elle est commandée par un inter de même nom, et par laquelle on dispose d'une tension d'alimentation suffisamment solide pour nous permettre le luxe (?) de brancher un lecteur de cartes de voiture. Cet accessoire ravira tous ceux qui travaillent sur scène, et sera bien utile pour pren-

dre des notes ou s'assurer d'un règlage, malgré les lumières tamisées du studio.

# Résumé

Le micro d'ordres est dirigeable dans trois directions: les casques (SLATE), l'amplification STUDIO, et un poste extérieur.

A chaque fois qu'une touche est enfoncée, la commande de padding est active.


Le poste extérieur est constitué d'un casque (branché sur la ligne OUT, d'un micro ordinaire (basse impédance) connecté à EXT IN, d'un bouton d'appel qui envoie directement le retour sur le bus solo, et d'un indicateur d'appel en provenance de la console, mais qu'il nous reste à définir

Deux solutions s'offrent à vous :

1°) soit il vous est possible d'accepter que le témoin d'appel s'allume quelle que soit la touche choisie (celà dépend de l'ordonnancement de vos locaux et de votre façon de travailler). Dans ce cas, la commande de padding et le départ vers le témoin sont confondus, comme l'indique la figure 1.

 $2^{\circ}$ ) soit vous souhaitez disposer d'un appel uniquement avec l'enfoncement de  $I_2$ .

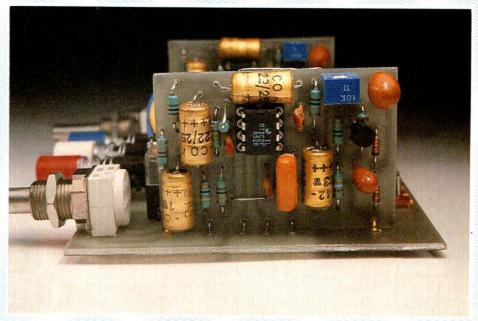Dans ce cas, une modification est à faire : elle consiste à poser un SHADOW à 4 inverseurs en lieu et place de I<sub>2</sub>, et à rendre totalement indépendante la commande d'appel. Nous illustrerons



cette modification au moment de la construction.

Une note enfin concernant  $I_1$  à  $I_3$ : nous avons choisi de les transformer en poussoirs, afin d'éviter de les laisser enfoncés, mais rien n'empêche de laisser les verrous si tel est votre désir.

# Amplis talk

a figure 2 donne le schéma de cet ampli. Il est utilisé deux fois dans le schéma complet, et seule la valeur d'une résistance change en fonction de l'emploi.

Il consiste en deux amplificateurs non inverseurs montés en cascade. La sortie du deuxième passe par un redresseur dont la tension négative est utilisée pour faire varier la résistance drainsource d'un Fet, ce qui a pour effet d'intervenir sur le gain du premier ampli. Nous sommes donc en présence d'un montage limiteur bien connu des lecteurs, pour l'avoir cent fois rencontré sous des appellations diverses, allant de « compresseur de modulation » à « ampli à niveau de sortie constant », etc...

Disons tout de suite que les prétentions du système sont modestes et qu'il n'est pas question d'espérer l'insérer dans une ligne audio de qualité. Tout au plus a-t-il l'avantage d'être simple, peu coûteux et assez efficace pour calmer la dynamique d'un réseau d'ordres.

Comme nous l'avons dit, une résistance varie en fonction du fait que l'ampli est en service dans des conditions différentes.

S'il est attaqué par le micro à électret,  $R_8$  est fixée à 470 Ohm. Si il suit le transfo  $TE_1$ ,  $R_8$  passe à 3,3 k $\Omega$ . Ces deux valeurs conduisent à faire travailler le deuxième étage avec un gain de 22 (+27 dB) ou de 4 (+ 12 dB). Les 15 dB d'écart seront compensés à la fois par le gain apporté dans le rapport de transformation de  $TE_1$ , et surtout par les pressions acoustiques bien plus importantes que recevra le micro dynamique relié à  $TE_1$ , puisqu'en général utilisé « de près ».

Si l'on examine le montage, et que l'on admette — pour simplifier — que la résistance drainsource de TR<sub>1</sub> varie entre 0 et l'infini, on constate que le premier étage peut disposer d'un gain compris entre 2 et 26,5, soit + 6 dB et + 28 dB.

Donc, en l'absence d'intervention du circuit limiteur, on obtient : 28 + 27 = 55 dB pour le micro à électret et 28 + 12 = 40 dB pour le retour d'ordres (auquel il faut ajouter environ 15 dB dus à TE<sub>1</sub>).

Si on admet que R<sub>10</sub> peut être égale à zéro, les gains passent respectivement à 33 dB et 18 dB. Donc, possibilité de calmer de 22 dB la dynamique. Cette valeur devrait suffire, à moins que vous ne piquiez une grosse colère! Et c'est pas beau... AJ<sub>1</sub> sert à doser le prélèvement destiné au redresseur, et permet ainsi de fixer le point de limitation.

En pratique, on le règlera de telle sorte que l'on se tienne à environ + 6 dBu soit 1,54 V à la sortie de R4, quand la modulation a mis en service le réducteur de gain.

# Réalisation

A vant de nous lancer tête baissée dans les circuits imprimés, nous allons vous proposer de construire le micro d'ordres!

Celà peut vous sembler un peu prétentieux, mais vous verrez qu'il n'en est rien, et que le résultat est très acceptable : coût de l'opération = environ 40 Frs, temps de travail = moins de 10 minutes, qualité = tout à fait convenable.

La **figure 3** donne la procédure complète à adopter.

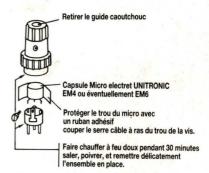


Figure 3 - Construction du Micro d'ordres.

Comme vous pouvez le constater, le corps du micro est constitué d'une fiche DIN trois broches mâles, — dite à verrouillage —, dont on a éliminé le guide-câble et coupé le serre-câble à ras du taraudage de la vis servant à assembler le corps et les broches.

La capsule UNITRONIC EM4 ou EM6 sera soudée après en avoir réduit les pattes à environ 5 mm. Pour le branchement, ne cherchez pas de complications inutiles: les sorties forment un triangle qui correspond parfaitement à la répartition des broches sur la fiche.

Quand cette opération est terminée, il ne reste plus qu'à entourer la capsule d'un petit morceau de ruban adhésif, afin d'interdire le contact entre corps du micro et corps de la fiche, et donc de ne

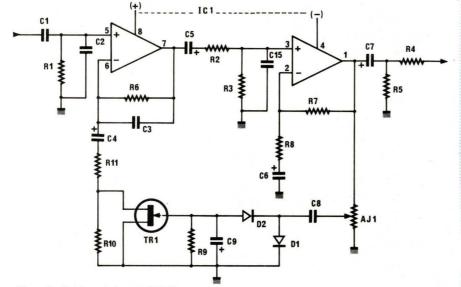


Figure 2 - Schéma de la carte TALK.

pas créer une deuxième mise au chassis de la masse.

Réassembler le tout soigneusement (la collerette de verrouillage se met avant la vis!), et voilà un sympathique petit micro d'ordres tout à fait efficace.


Encore un avantage à cette solution: le socle est facile à trouver et permet de mettre, au besoin, un autre type de micro. Attention toutefois à l'alimentation 7,5 V...

Puisque nous en sommes aux bricolages, parlons un instant du lecteur de cartes (car lui aussi n'est pas d'origine...)

Quand votre serviteur s'est mis en quète de chercher ce genre d'outil, il a failli abandonner l'idée: les lecteurs équipés d'une prise allume-cigare coûtaient environ 150 Frs, auxquels il fallait ajouter 68 Frs pour la prise (qui ne se vend pas seule, mais AVEC l'allume-cigare). De plus, l'encombrement de ce type de « connexion » est tel qu'il devenait impossible de le caser.

Et qui aurait résisté à la tentation d'y inserrer l'élément chauffant? Par le fusible TC en tout cas.

Donc nous sommes reparti avec un « truc tout simple », sans fiche, équipé d'un inter à poussoir ridicule (pour 75 Frs...); bien décidé à en faire quelque chose d'utilisable et de propre.

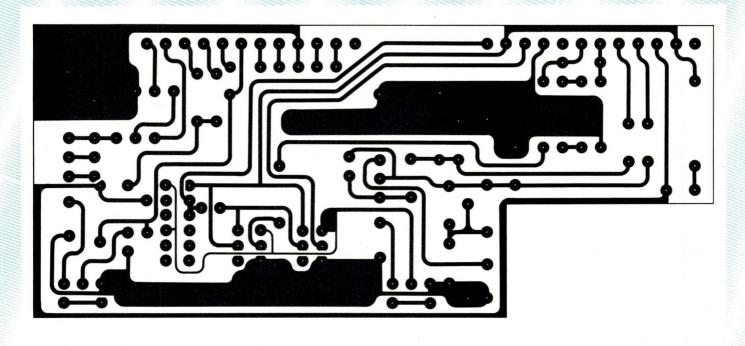

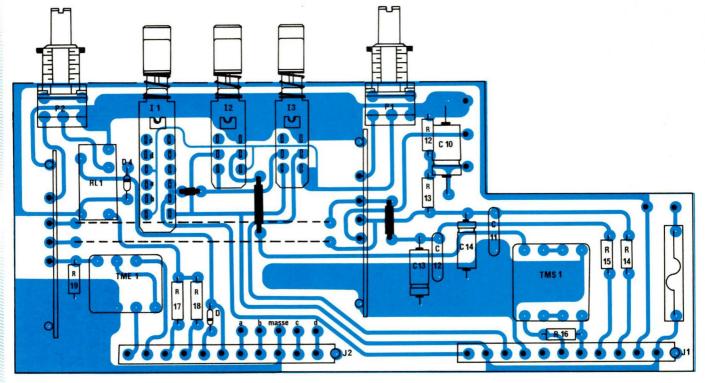


Figure 4 - C.I. principal.

Vous avez échappé à notre ancienne technique, qui consistait à récupérer tous les tuyaux de douches mis au rebut, à les couper en trois, les souder sur un socle, puis à passer 2 fils de 2,5 mm carré et terminer par un petit voyant 24 V. Une couche de peinture noire, et c'était fait. Ça marche bien! Et en une matinée vous en faites 10 pour moins de cent francs soit environ 2000 Frs d'économie.

Mais pour Oddy, nous avons fait mieux : c'est une fiche XLR dont le guide câble en caoutchouc était cassé, qui s'est recon-

vertie à la lumière.

Signalons quand même que rien n'interdira l'usage d'un micro d'ordres « tout fait » ou d'un littlite (voir SCV AUDIO), car l'espace réservé pour ces deux accessoires est suffisamment important pour admettre tous les types de prises (XLR, BNC, etc...).

La construction du module nécessite la confection de 3 cir-

cuits imprimés.

La carte principale est définie à la **figure 4**. c'est sur elle que viendront s'engager les deux petites cartes TALK, dont un exemplaire est visible à la **figu**re 5.

Mais avant, il faudra avoir effectué le décrochement situé au dessus de TMS 1, destiné à libérer l'espace sous la prise LIGHT.

D'autre part, il va falloir prendre la décision « Appel Général, ou Appel Sélectif », car c'est en cablant cette carte que la modification devra être faite.

Un bon conseil: Si vous n'êtes pas à deux francs près, prévoyez tout de suite la version « Sélectif ». Dès lors il vous sera permis de changer d'avis en déplaçant simplement une connexion sur J<sub>1</sub>.

Pourquoi 2 Frs? C'est l'écart de prix maximum entre un SHA-DOW 2 inv. et un modèle 4 inv. Car l'essentiel de la modification consiste à échanger I<sub>2</sub> pour obtenir une cellule de commutation supplémentaire.


Mais si vous le voulez bien, nous allons voir la version non modifiée et nous reparlerons de cette adaptation, avec figure à

l'appui.

La figure 6 donne le maximum de détails, mais demande quand même quelques commentaires si vous voulez aller droit au but. Tout d'abord, il sera bon de placer assez tôt les deux liaisons qui filent à plat sur le CI. Sur la figure 4, elles étaient matérialisées en pointillés. Ces deux fils véhiculent les tensions d'alimentations positive et négative de TALK 1 à TALK 2.

Ceci fait, il faudra effectuer les 4 liaisons entre I<sub>1</sub> et les points prévus vers J<sub>2</sub>.

Bien entendu, le sens d'implantation des transfos (surtout TME 1) sera scrupuleusement respecté. Les repèrages essentiels figurent sur le dessin.

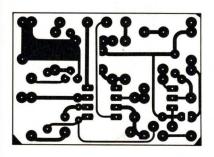

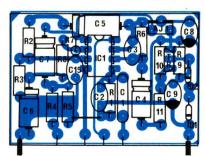


Figure 5 - C.I. TALK.

En ce qui concerne les cartes TALK, nous l'avons dit, seule la valeur de  $R_8$  les différencie : 3,3 k $\Omega$  sur celle de gauche, 470 ohm sur celle de droite. La tenue de ces CIs est assurée par deux demi-cavaliers de 15,24, placés aux extrémités. Le reste des transferts utiles est fait par des pattes de résistances (4).

Pour I<sub>1</sub> à I<sub>3</sub>, sur ce dessin, les verrous ont été retirés, transformant ainsi les shadow en poussoirs : ceci est encore un choix !

Arrivé à ce stade de la construction, il faut assembler le bloc à la face avant, et relier la prise LAMPE et MICRO ainsi que I4. Si vous reproduisez exactement la maquette de l'auteur et que vous employez exactement les mêmes composants, le dessin doit vous suffire... Si par contre vous improvisez, vérifiez bien le câblage de

la prise MIKE (micro)!

Celà fait, vous voilà prêts aux joies du câblage!

Six directions:
PFL PHONES
SELECT CONTROL
MASTER CONTROL
ECHO RETURN
PRISE INTERCOM
ALIM (Power + Tc)

Seul le câble pris en J<sub>1</sub>/11, et partant vers la prise Intercom, sera à déplacer en J<sub>1</sub>/7 si vous optez pour l'appel sélectif.

NOTA: le fil partant de J<sub>1</sub>/11 vers J<sub>1</sub>/9 de « MASTER CONTROL », ne bougera pas, lui,

quelle que soit l'option.

Ce dernier module se doit d'être relié à trois des précédents, sans pourtant remettre en cause les branchements de ceuxci, sauf pour In PFL PHONES, mais les praticiens constateront que tout a été fait pour leur faciliter la tâche... (les câbles en provenance de PFL PHONES faisaient un détour, et maintenant on dirait que « c'est fait pour! »)

Toutes les liaisons sont clairement détaillées, et ne doivent poser aucun problème particulier.


La figure 6 donne encore le branchement de la prise INTER-COM, et ce, quelle que soit l'option choisie, ainsi que le principe de raccordement à un poste extérieur.

Le drapeau « bien isolé » affecté au + 12 TC, correspond à une petite gaine interdisant tout contact avec le 0 V...

Le Poste Extérieur peut appeler quelques commentaires si l'on veut le réaliser correctement :

La ligne casque impose la présence d'un modèle 600 Ohms ou d'un ampli en veille permanente.

- l'entrée micro (basse impédance) peut être attaquée par une ligne, à condition soit d'intercaler un atténuateur approprié, soit de changer de transfo (SP61 par exemple), ou encore si le niveau maxi est acceptable par le SD41 en adaptant  $R_{\theta}$  ou éventuellement  $R_{\theta}$ .
- Ces deux lignes pourraient d'ailleurs être réunies dans un combiné.
- L'inter poussoir d'appel rappelons-le -, met « l'appeleur » en contact immédiat avec la console, par branchement direct sur la ligne solo, et donc sur le retour cabine. Il est impératif ici de pré-

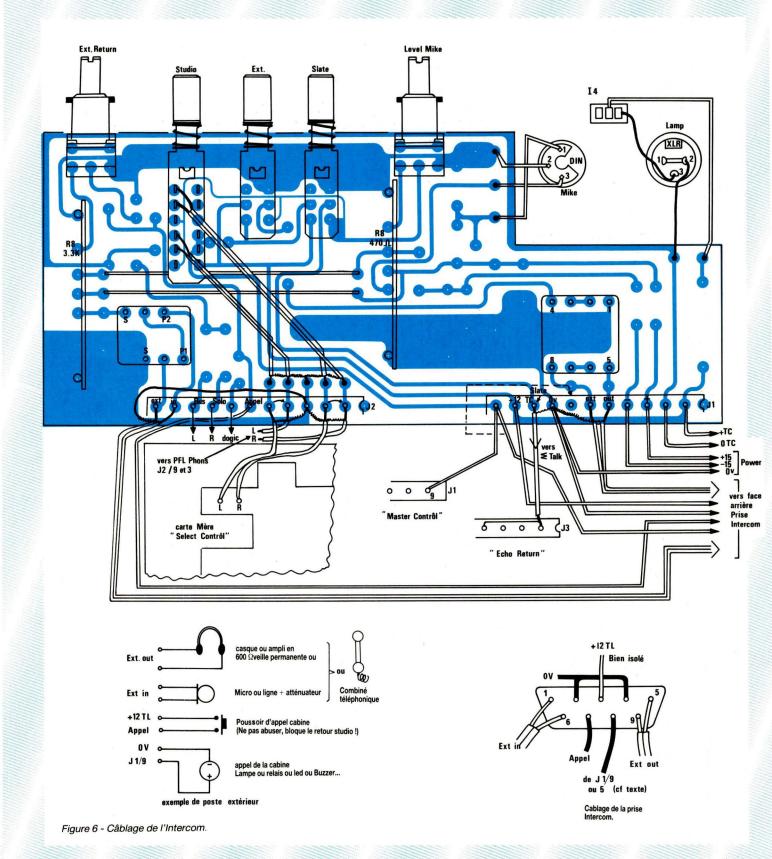

voir un poussoir, afin d'interdire un blocage des retours dû à une étourderie du correspondant.

- La réception de l'appel en provenance de la console, correspond à la mise à + 12 V TC de la ligne, et permettra donc de Appel sélectif

connecter soit un relais, soit un buzzer, une lampe, etc... Un relais supprimant le stand-by de l'ampli de veille, serait une formule sou-

La figure 7 réunit les opérations nécessaires à la mise en place de cette option.

Echange de I2 (2 inv.) par un 4 inv. Pour que ce soit possible, il faut couper les 6 pattes correspondant aux deux cellules sup-

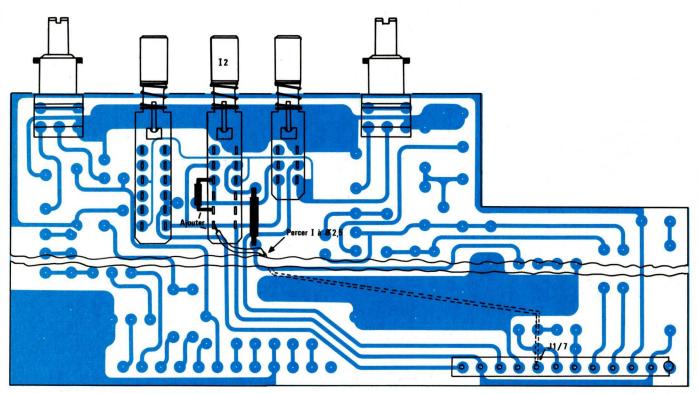


Figure 8



Figure 7

plémentaires. Ainsi, on peut insérer sans modification du circuit imprimé cette nouvelle pièce (figure 8).

Il faudra ramener sur une des nouvelles cellules le + 12 TC, et c'est le rôle du petit strap monté sur  $I_2$ .

Il ne restera plus qu'à faire par venir sur la broche 7 de J<sub>1</sub>, la tension commutée quand I<sub>2</sub> est enfoncé.

Pour celà, un simple fil passant par un trou de 2,5 mm percé dans le circuit imprimé fera l'affaire.

Si vous observez bien les photos qui illustrent cet article, vous pourrez distinguer les deux versions, l'auteur s'étant stabilisé sur la seconde.

Mais tout ceci n'est plus qu'une question de choix, et de câblage purement électrique. En suppriment une des broches 0 V de la prise Intercom, il serait même possible de disposer d'un départ supplémentaire.

Pour relier cette prise au poste extérieur, un câble genre téléphone conviendra très bien pourvu qu'il dispose d'au moins 4 paires (un blindage serait quand-même le bienvenu)

La figure 9 donne l'aspect de la face avant. Pour vous laisser totale liberté quant au choix des prises Micro et Lampe, nous n'avons matérialisé que les centres de la XLR et de la DIN employées ici. Le petit dessin qui accompagne la face avant, donne le repérage complet pour ces deux prises.

# Face arrière

2 Jacks stéréo Libres

a dernière face arrière (visible figure 10), permettra l'accès aux points suivants :
Power Supply,
Prémix (In L et R),
Control Room (Out L et R),
Studio (Out L et R),
Oscillateur (Out Mono),
Intercom,

La **figure 11** représente le côté cablage.

Quelques remarques s'imposent. Tout d'abord, voyons l'ajustage mécanique nécessaire.

En effet, nous avons commencé à empiler, en partant de la droite vers la gauche, les faces arrières au fur et à mesure des besoins. Maintenant, il nous reste un espace d'environ 10 cm entre le bord du chassis et la dernière face posée

Pour éviter tout déboire, nous avons choisi de prévoir cette face légèrement plus large qu'il ne le faudrait, et que chacun l'ajuste à ses propres cotes.

En fait, c'est très facile : il suffit de la placer dans le logement qui l'accueillera, en la plaquant bien à droite, puis de tracer le bord gauche, en suivant exactement le montant du chassis. Ainsi, un léger écart de cote ou d'équer rage ne se remarquera pas. Pour éliminer l'excès, un petit rabot à main convient parfaitement mais on peut aussi scier ou couper au cutter (attention!).

La deuxième remarque importante concerne le choix des prises Prémix. En premier lieu, par écotomie de place, nous avions uti-

33, rue de la Colonie 75013 PARIS

45.80.10.21

UN APPROVISIONNEMENT SERIEUX Pour votre console

"AC ODDY"



**DEMANDE DE DOCUMENTATION SPÉCIALE** AC ODDY

Nom	•	
140111	•	•

Adresse: . .

# raphirel

33, rue de la Colonie 75013 PARIS

45.81.23.83

**FILMS** POUR CIRCUITS IMPRIMÉS

(à partir de mylars, revues...)

**IMPRESSION** DE NOTICES. TARIFS

(même en petite quantité)

PAR PROCÉDÉS RAPIDES. **ÉCONOMIQUES** 

**DEMANDE DE** DOCUMENTATION SPÉCIALE G

Nom: . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse: ......

Code postal: . .

# REALISATION


lisé des XLR males. C'est l'implantation correspondant à la sérigraphie. Mais celà est contraire à la logique que nous avons appliquée depuis le début : XLR mâle = sortie, femelle = entrée.

Donc nous avons repris la lime et tenté de faire passer 2 XLR fem. Nous y sommes arrivé, comme le montrent les photos, mais au prix d'un ajustage très pointu. Le petit dessin qui accompagne la figure 11 donne les cotes d'encombrement de ces deux prises. Il faudra absolument que le bord A affleure exactement avec le bord A de la plaque.

Pour la prise Alim, nous n'avons indiqué que le centre de notre SOCAPEX (au fait, l'auteur a appris que dans certains engins militaires, cette prise servait de marche-pied!). Comme d'autres produits moins coûteux et moins encombrants sont proposés sur le marché, ce repère central ne doit géner personne.

La prise INTERCOM est constituée d'un socle femelle 9 points (F. DE 09S 064 T, réf. SOURIAU). dont le câblage a été donné à la figure 6. Vous remarquerez qu'il n'y aura aucune confusion possible avec les prises de télécommande des magnétophones, celles-ci étant des socles mâles.

Il reste deux jacks stéréo non affectés, et dont vous pouvez disposer en toute liberté, pour une éventuelle personnalisation.

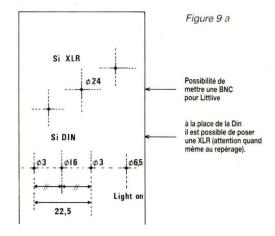

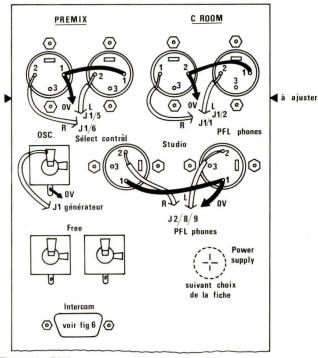


Figure 11 - Câblage.

Nous ne ferons pas de nomenclature pour cette dernière face arrière. A vous de l'établir en fonction de vos choix.

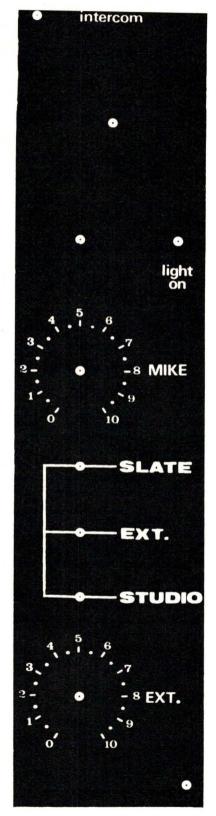


Figure 9 - Face avant de l'Intercom.


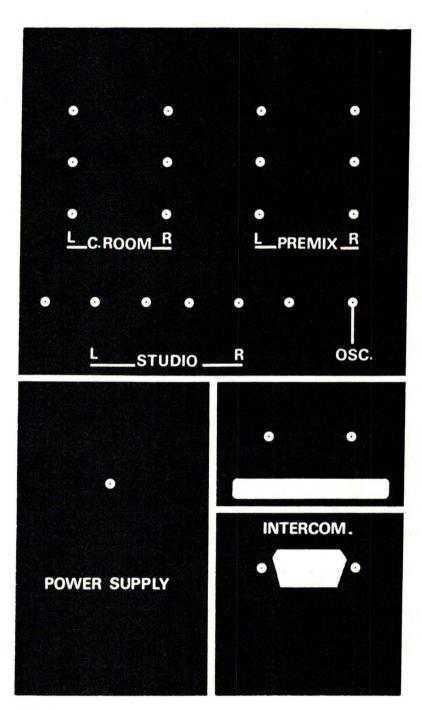


Figure 10

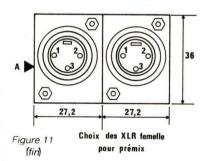

# Services

es derniers circuits imprimés occupent la surface restante du CI nº 11.

La face avant est appelée INTERCOM, et la face arrière POWER MULTI ID.

Ainsi, la doc 285 est complète, à l'exception de AUTOC.IDENT, que nous avons décidé d'abandonner. Mais nous en reparlerons le mois prochain.

# Conclusion

t voilà! Il ne nous reste plus qu'à connecter les prises d'extensions, faire une vérification complète et un calage des niveaux pour qu'ODDY soit définitivement terminée.

Et ce n'est pas un poisson d'avril!

Mettez le champagne au frais, et d'ici là prenez soin de vous!

Jean ALARY

# S.P.E.: Société Parisienne d'Édition Société Anonyme au capital de 1 950 000,00 F

Siège social:

43, rue de Dunkerque - 75480 PARIS CEDEX 10

Création: 1909 Durée: 140 ans

Président Directeur Général Directeur de la Publication :

J.-P. VENTILLARD

Rédacteur en Chef : Christian DUCHEMIN

Actionnaires :

Publications Radio-électriques et Scientifiques Monsieur J.-P. Ventillard

Madame Paule Ventillard

Tirage moyen 1985 : 93 310

Diffusion moyenne 1985 :

59 798

# Nomenclatures

# Cartes TALK

A prévoir

en deux exemplaires, seules les deux R<sub>8</sub> diffèrent.

# Résistances N 4 métal

 $R_1: 100 \text{ k}\Omega$   $R_2: 1 \text{ k}\Omega$  $R_3: 22 \text{ k}\Omega$ 

 $R_4: 47 \Omega$   $R_5: 10 k\Omega$   $R_6: 100 k\Omega$  $R_7: 10 k\Omega$ 

R<sub>8</sub>: 470 ou 3,3 kΩ \* \* \*

 $\begin{array}{l} R_9: 680 \; k\Omega \\ R_{10}: 100 \; k\Omega \\ R_{11}: 3.9 \; k\Omega \end{array}$ 

# Condensateurs

C<sub>1</sub>: 33 nF C<sub>2</sub>: 470 pF C<sub>3</sub>, C<sub>15</sub>: 100 pF C<sub>4</sub> à C<sub>7</sub>: 10 µF 63 V C<sub>8</sub>: 10 µF (vertical) C<sub>9</sub>: 4,7 µF (vertical)

# Transistor FET

TR<sub>1</sub>: 2N 3819

# Circuit intégré

IC1: TL 072 + support

# Aiustable TX

 $AJ_1:10 k\Omega$ 

# **Diodes**

D<sub>1</sub>, D<sub>2</sub>: 1N 914 ou eq.

# Carte principale

# Résistances

 $R_{12}: 4,7 \text{ k}\Omega$  $R_{13}: 4,7 \text{ k}\Omega$ 

 $\begin{array}{l} R_{14}: \, 27 \,\, \Omega \\ R_{15}: \, 27 \,\, \Omega \\ R_{16}: \, 2,2 \,\, k\Omega \\ R_{17}: \, 10 \,\, k\Omega \end{array}$ 

 $R_{18}$ : 10  $k\Omega$  $R_{19}$ : 22  $k\Omega$ 

# Condensateurs

 $C_{10}: 100 \mu F 25 V$   $C_{11}: 0,1 \mu F$   $C_{12}: 0,1 \mu F$   $C_{13}: 10 \mu F 63 V$   $C_{14}: 10 \mu F 63 V$ 

# **Diodes**

D<sub>3</sub>, D<sub>4</sub>: 1N 914 ou eq.

# **Connecteurs MFOM**

J<sub>1</sub>, J<sub>2</sub>: 11 points

# **Transformateurs**

TMS 1 : SP 61B TME 1 : SD 41B

# Relais

RL1: HB2 DC12

# Potentiomètres P11

 $P_1$ ,  $P_2$ : 10 k $\Omega$  log

# Inters

I<sub>2</sub>, I<sub>3</sub>: SHADOW 2 inv.I<sub>1</sub>: SHADOW 4 inv.+ boutons de couleur

(Option appel sélectif I2: 4 inv.)

# Fusible + support

1 ampère MAXI.

# **Divers**


Cavaliers: 1 de 5,08 - 1 de 10,16, 1 de 15,24 Boutons Axe de 6 = 2 Face avant + 3 CI's 1 inter KNITTER MTA 106D 1 socle DIN 3 broches

à verrouillage + Male 1 micro ELECTRET UNITRONIC EN4,


1 XLR socle Fem.3,

Un lecteur de carte (cf. texte) 2 vis de 3 mm tête fraisée, 2 à tête cylindrique

2 à tête cylindrique,4 écrous pour dito

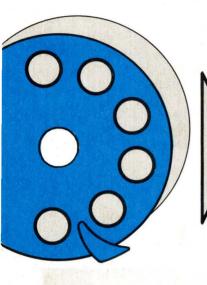

# Liaison Minitel-PC

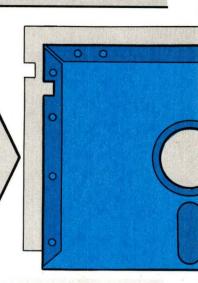



orsqu'on consulte un serveur vidéotext à l'aide d'un Minitel on a souvent besoin de :

- stocker temporairement des pages vidéotext pour une consultation ultérieure :
- d'imprimer certaines pages ;
- d'automatiser les réponses préliminaires nécessaires pour accéder au serveur vidéotext.

Ces opérations deviennent
possibles lorsqu'on dispose d'un
micro-ordinateur et d'une carte
modem. Le montage proposé
permet de faire l'économie d'un
modem en utilisant celui qui est
intégré dans le Minitel et
gratuitement disponible auprès des
Télécommunications.

Le montage consiste donc à relier l'interface série RS 232 d'un PC à l'interface péri-informatique d'un Minitel.

Avant d'aborder la description du montage proprement dit, nous allons analyser les caractéristiques des deux interfaces.

# Interface série RS 232 du type PC

L'interface série RS 232 d'un PC se caractérise physiquement par un connecteur du type DB 25 (figure 1) mâle.

La **figure 2** récapitule les principales fonctions des broches de ce connecteur.

Afin d'assurer les procédures d'échange ou (Handshake) de poignée de mains, la borne 4 est reliée à la borne 5 et la borne 6 à la borne 20.

Finalement, les bornes nécessaires sont :

- la borne numéro 7 qui est la masse ;
- la borne 2 par laquelle les données vont transiter, du microordinateur vers le minitel;
- la borne 3 qui permet au micro-ordinateur de recevoir les


données en provenance du Minitel.

La **figure 3** donne les niveaux de tension sur une liaison RS 232 correspondant au « 0 » et au « 1 » logique. On remarque qu'une tension positive correspond au « 0 » logique et inversement une tension négative à un « 1 » logi-

que

La zone de transition pour une entrée RS 232 (broche 3 pour un micro-ordinateur) va de - 3 V à + 3 V.

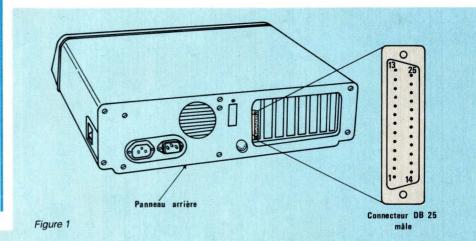La **figure 4** donne le schéma de principe d'une carte d'interface série pour un micro-ordinateur.



# Traduction:

Emission de données
Réception de données
Demande pour émettre
Prêt à émettre

Poste de données prêt masse

Détection de signal


# Périphérique

Terminal de données prêt

Description NC	Nº de broche 1
Transmitted Data (TD)	2
Received Data (RD)	3 ,
Request to Send (RTS)	4
Clear to Send (CTS)	5
Data Set Ready (DSR)	6
Signal Ground (GND)	7
Received Line Signal Detector (CD)	8
+ Transmit Current Loop Data	9
NC	10
- Transmit Current Loop Data	11
NC	12
NC	13
NC	14
NC	15
NC	16
NC	17
+ Receive Current Loop Data	18
NC	19
Data Terminal Ready (DTR)	20
NC NC	21
Ring Indicator	22
NC	23
NC	24
Receive Current Loop Return	25

Carte de communication asynchrome IBM (RS-232 C)

Figure 2

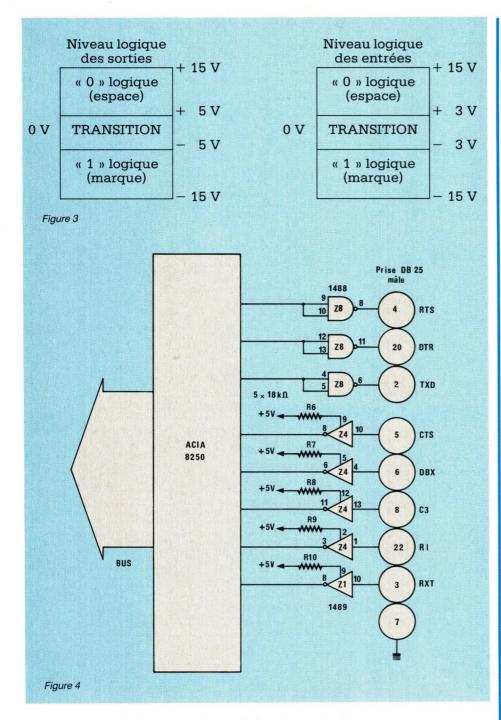

Les sorties (broches 4, 20 et 2) sont pilotées par un circuit intégré 1488 dont le brochage et le schéma interne de chaque driver donné sont à la **figure 5**.

Les entrées (broches 3, 5, 6, 8 et 22) sont reliées à un circuit intégré du type 1489 dont le brochage et le schéma interne de chaque récepteur sont donnés à la figure 6.

Les broches de contrôle du circuit intégré 1489 permettent de choisir les niveaux de transition comme le montre la **figure 7** pour deux modèles de circuit intégré type 1489.

Ces diagrammes auront leur importance lors des essais du montage.

La **figure 8** présente le courant d'entrée de ces récepteurs en fonction de la tension d'entrée.

# Interface péri-informatique du Minitel

l'interface péri-informatique d'un Minitel se caractérise par un connecteur femelle DIN à 5 broches comme indiqué à la



Cordon vu de l'extérieur.


figure 9. Cette prise est située à l'arrière des Minitels.

L'affectation des contacts est la suivante :


- broche 1 : réception de données par le terminal (RX) ;
- broche 2 : masse ;
- broche 3 : émission de données par le terminal (TX) ;
- broche 4 : périphérique prêt à travailler (PT) ;
- broche 5 : terminal prêt (TP)
   (sur les anciens Minitels).


Depuis peu, est apparu le Minitel du type 1 B (bi-standard). Dans ce cas la broche 5 est une source d'alimentation de 8,5 volts et 1 A.

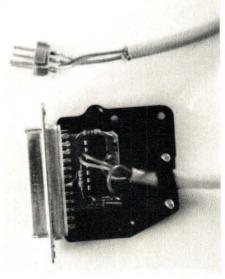Comme tout le monde ne dispose pas encore de ce type de



Cordon vu de l'intérieur.

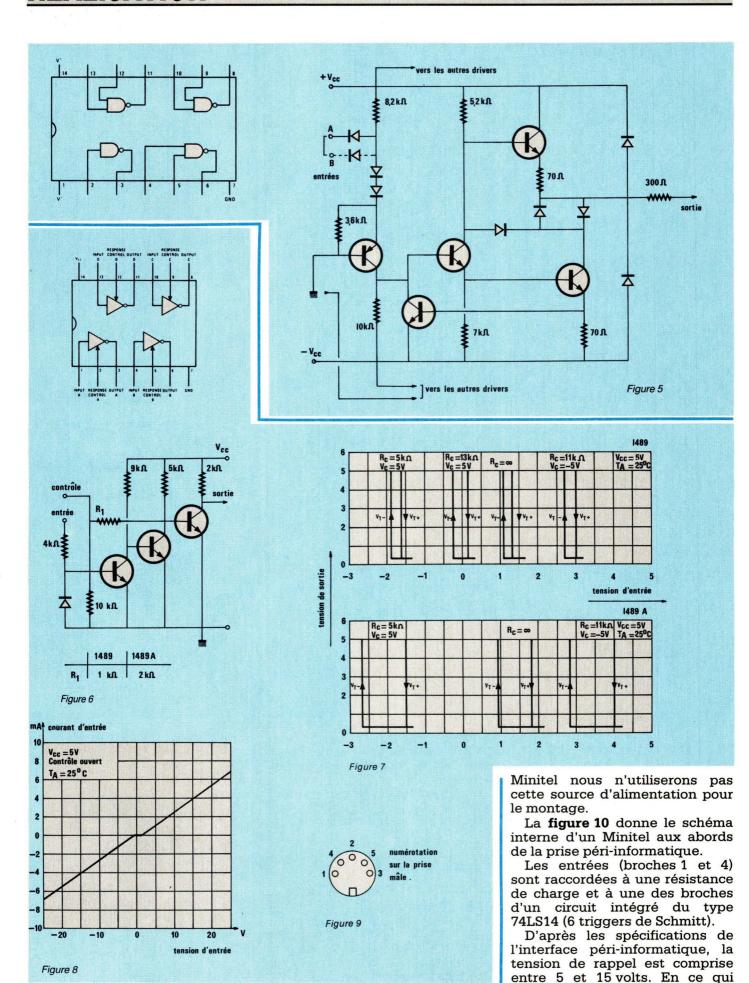

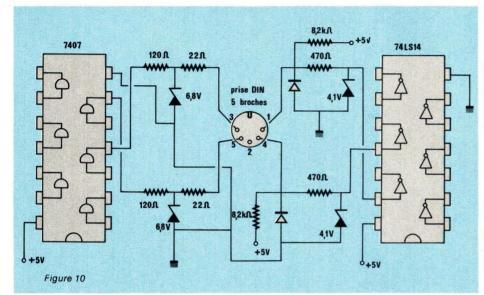

concerne le Minitel TELIC d'Alcatel, celle-ci est de 5 volts.

Les sorties (broches 3 et 5) sont raccordées à un sextuple driver avec collecteur ouvert du type 7407.

Les niveaux logiques sont inversés par rapport à la RS 232. Le « 0 » logique est à 0 V tandis que le « 1 » logique est situé entre 5 et + 15 V.

L'interface entre un Minitel et une liaison RS 232 se caractérise donc :

par une inversion du signal;
par une adaptation des niveaux de tension.

# Schéma de principe

a première idée qui vient pour réaliser cet interface est d'utiliser un 1488 et un 1489 selon le schéma de la figure 11. Les principaux inconvénients de ce type de réalisation est la nécessité de deux tensions d'alimentation + 12 V et - 12 V à créer. Ceci entraîne la mise en place d'un transformateur et de deux régulateurs. C'est la solution la plus onéreuse mais qui respecte la norme des niveaux de tension.

Une autre solution consiste à prélever du + 12 V sur la carte d'interface série RS 232, par l'intermédiaire d'une des broches inutilisées du connecteur (figure 12). Le principal inconvénient réside dans la transformation de la carte série qui rend le montage spécifique à celle-ci. De plus la broche 3 de la prise RS 232 voit sa tension varier que de + 12 V à 0 V (et non - 3 V minimum comme le demande la norme).

Une autre possibilité consiste à prélever le + 12 V et le - 12 V sur les sorties de la prise RS 232 (figure 13). Afin d'assurer la présence permanente de ces 2 tensions, quels que soient les états de sortie, 2 circuits intégrés du type 40106 assurent la conversion du + 12 V en - 12 V et inversement. Cette solution a l'avantage d'être autonome et de respecter les niveaux de tension, mais le montage est encombrant à cause de la quantité de composants nécessaires.


Le schéma, finalement proposé, est présenté à la figure 14. Comme on peut le constater, le montage est autonome (pas d'alimentation extérieure) et simple (un seul circuit intégré).


Le circuit intégré utilisé est du type C-MOS pour des raisons de


Prise DIN Connecteur DB 25 5 broches 2 N 2222 Figure 12 -07

Exemple de page avec graphisme.



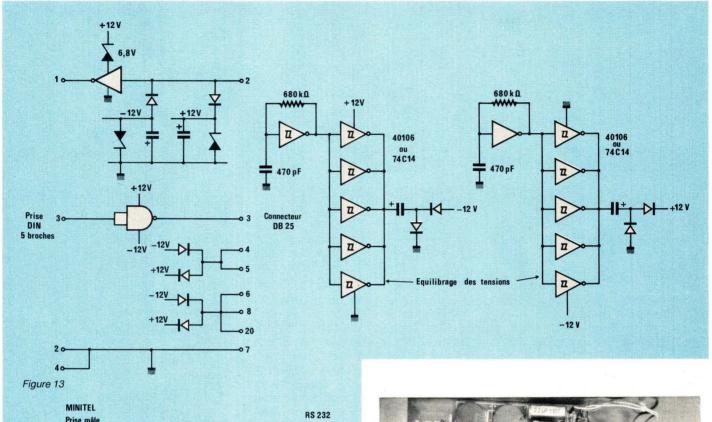

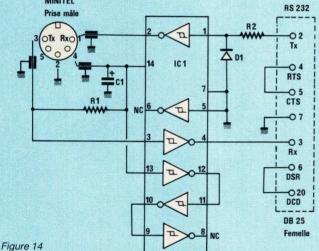

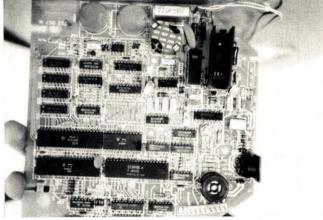

Vue intérieure de la carte Modem du Minitel standard. (On reconnait le 74 LS 14 et le 7407).

consommation et de large plage admissible de tension d'alimentation. Le 40106 comprend 6 inverseurs en trigger de Schmitt dont 2 seulement sont utilisés. Les entrées des 4 portes inutilisées sont fixées à l'état haut ou bas, afin d'éviter des fluctuations intempestives des sorties qui entraîneraient des appels de courant d'alimentation.

Le circuit intégré est alimenté directement par la broche 4 du Minitel qui sert habituellement à indiquer si le périphérique est prêt à travailler (PT). La tension est stabilisée par le condensateurs C<sub>1</sub>. La résistance R<sub>1</sub> sert de

résistance de charge pour l'entrée TX (broche 3) du Minitel.

La résistance R<sub>2</sub> limite, à la tension d'alimentation, la tension de la broche 1 du circuit intégré. La diode D<sub>1</sub> élimine la tension négative provenant de la broche 2 de la liaison RS 232. Cette diode peut être facultative, car elle est généralement incluse dans le circuit intégré pour protéger les entrées C-MOS des effets néfastes de l'électricité statique.

Ce montage a l'avantage de la simplicité, par contre on retrouve un inconvénient exposé lors de certains schémas vus ci-dessus : c'est-à-dire que la borne 3 voit sa



Le circuit imprimé est intercalé entre les broches de la prise DB 25 et le circuit intégré est sans support.

tension évoluer entre + 5 V et 0 V, ce qui peut être gênant lorsque certains 1489 sont configurés pour des tensions de basculement inférieures à 0 V (voir figure 7). Dans la pratique, cela se passe bien pour la plupart des interfaces série (IBM, Olivetti, Made in Taiwan...).

# Réalisation pratique

L'ensemble des composants est placé sur un circuit imprimé présenté figure 15. L'implantation correspondante est donnée à la figure 16. Le circuit intégré est monté sans support afin d'obtenir un ensemble très plat.

Le circuit intégré est intercalé entre les broches d'une prise DB 25 femelle. L'ensemble est protégé par des capots du type SOURIAU.

Pour les essais, on connecte le cordon entre les deux appareils avant de les mettre sous tension.

Pour le logiciel, on peut utiliser soit un logiciel du commerce soit s'inspirer d'un article paru sur ce sujet comme celui de Patrick Gueulle à la page 62 du numéro 465 de Radio-Plans en août 86. Dans tous les cas, la transmission des données du micro-ordinateur vers le Minitel ne posera aucun problème. Si vous en rencontrez pour la tansmission des données en sens inverse, vous avez le choix entre l'essayer avec une autre carte d'interface série, ou supprimer la résistance de contrôle du 1489 qui pilote la broche 3 de l'interface série (figures 4, 6 et 7).

# Conclusion


Cette liaison offre à tous les possesseurs d'un micro-ordinateur, un modem bon marché pour consulter différentes banques de données et serveurs vidéotext.

Des extensions telle que le décrochage automatique peuvent rendre l'ensemble serveur mono voie, mais cela est une autre histoire.

Les logiciels qui ont été essayés avec succès pour cette interface se nomment :

- Estel ;
- Scriptel ;
- PC-TEL pour micro-ordinateur IBM-PC.

Ph. Arnould

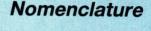

# Résistances

R<sub>1</sub> et R<sub>2</sub>: 33 kΩ

# Condensateur

 $47 \,\mu\text{F}/10 \,\text{V}$  tantale

# Diode

D1: 1N4148

# Circuit intégré

IC<sub>1</sub>: 40106 (ou 74C14) en C-MOS

# Divers

Prise DB 25 broches femelle. Capot de protection SOURIAU. Fil blindé 4 conducteurs. Prise DIN 5 broches à 180° mâle.




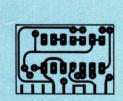


Figure 15

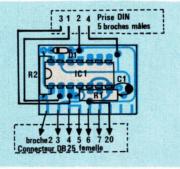

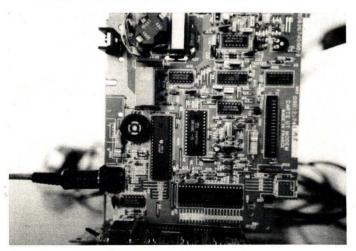

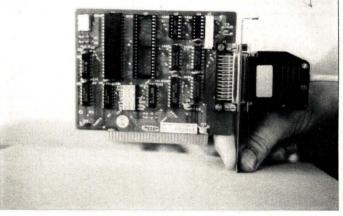Vue intérieure du Modem Minitel bi-standard (M1 B).



Carte série d'un PC, on reconnait les classiques 1488 et 1489.





LA TELEVISION PAR SATELLITE OU QUE VOUS SOYEZ L.R.C. VOUS APPORTE LES IMAGES DU MONDE VENEZ VOIR COMMENT CELA MARCHE!

24 PROGRAMMES TV CHEZ VOUS ET CE N'EST QU'UN DEBUT!

D'UN SEUL GESTE SUR VOTRE RECEPTEUR PASSEZ DE MOSCOU A ATLANTA AUX USA OU BIEN EN ITALIE.

POUR LES PASSIONNES DE SPORT SE SERA SCREEN SPORT, LES NEWS AVEC CNN OU LA MUSIQUE SUR MUSIC BOX.

LES CINEPHILES POURRONT SE DELECTER AVEC LES PRODUCTIONS ANGLAISES, CANA-DIENNES, ITALIENNES, ALLEMANDES ...

POUR LES INSTALLATIONS DE RECEPTION SATELLITE INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES




TACTEZ-M

"LRC PROPOSE:"




PRESMENT

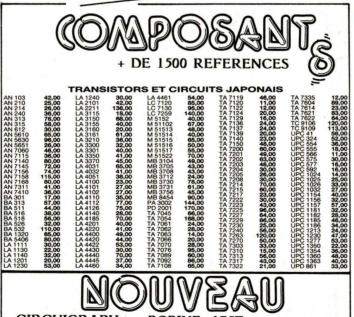IMD.AMTRON ELECTRONICCOLLEGE **VELLEMAN KIT** JOTY KIT **TSM** 



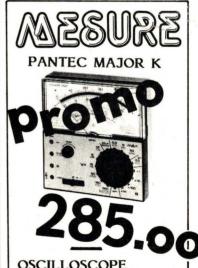**CIRCUIGRAPH** + BOBINE :175Foo MINI FER A SOUDER A GAZ F G600:220Foo



**OSCILLOSCOPE** 

HM203/ 3652F







. 46 QUAI PIERRE SCIZE 69009

# Votre système de télécommande « à la carte »

our nos premières tentatives de télécommande par infrarouges, nous avons piloté la diode émettrice directement à partir des signaux délivrés par notre module « codeur » : bien que suffisante pour un certain nombre d'applications, la portée ainsi obtenue reste modeste. Nous avons ensuite introduit le principe de la modulation et de la démodulation d'une porteuse à 40 kHz par les impulsions codées, dans le cadre d'une télécommande par ultrasons. L'utilisation de cette même technique avec des composants à infrarouges va maintenant nous permettre d'augmenter le rayon d'action de notre système.



(4) Emetteur et récepteur infrarouge « longue portée »

EL Nº 473

# Qu'appelle-t-on « longue portée »

S'agissant de télécommandes utilisant un boîtier émetteur tenu à la main, il est de toute façon délicat de chercher à dépasser une dizaine de mètres de portée : ne perdons pas de vue, en effet, que l'émission des diodes à infrarouges est directive, et qu'au delà d'une certaine distance, le pointage de l'émetteur devient délicat.

Faire appel à des diodes à faible directivité est une arme à double tranchant: augmente le confort de pointage, on « dilue » aussi la puissance émise, ce qui réduit la portée.

Rien n'empêche évidemment de multiplier les diodes d'émission et leurs circuits d'alimentation, c'est ce qui se fait en matière de casques sans fil : on illumine uniformément le plafond du local avec de multiples diodes de forte puissance, si bien qu'un récepteur placé n'importe où dans la pièce reçoit toujours suffisamment de puissance.

Inversement, si l'on augmente fortement la directivité de l'émetteur et du récepteur par des moyens optiques (lentilles), la portée entre points fixes peut atteindre 200 m et plus, au prix d'un travail d'alignement non

négligeable.

Quelle que soit l'option choisie sur le plan de la directivité, la portée dépend évidemment aussi de facteurs électroniques : puissance de l'émetteur, bien sûr, mais aussi sensibilité du récepteur.

Comme c'est surtout la puissance de crête émise qui conditionne la portée, on aura intérêt à profiter de l'aptitude de certaines diodes à « encaisser » de brèves mais fréquentes pointes de courant. Côté réception, on ne pourra faire appel à des amplificateurs à très grand gain qu'à la condition de les rendre sélectifs.


# Les bienfaits de la modulation

Si nous intercalons notre module « modulateur « modulateur 40 kHz » entre le codeur et le circuit d'émission à infrarouges, la durée pendant laquelle la diode

d'émission se trouve alimentée diminue de moitié : on peut donc sans inconvénient doubler le courant de crête. On aboutit ainsi au circuit de la figure 1, qui attaque la diode avec des impulsions d'environ 150 mA, valeur fort prudente.

En diminuant encore R4, quitte à augmenter C1, nos lecteurs pourront passer à un courant encore plus intense, mais seulement lorsque le montage sera parfaitement au point, car D1 ne résisterait pas longtemps à une alimentation permanente sous plus de 100 mA.

Le circuit imprimé de la figure 2 doit déjà être en possession de ceux de nos lecteurs qui ont réalisé notre télécommande infrarouge à courte portée. Ils n'auront donc plus qu'à aménager l'implantation de la figure 3 en respectant les nouvelles valeurs de composants.

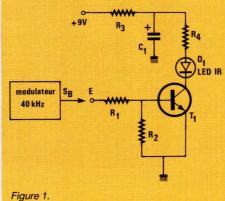

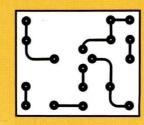


Figure 2.

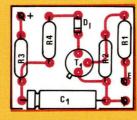


Figure 3.

Côté réception, nous allons mettre à contribution notre démodulateur 40 kHz module « décodeur ».

Il nous reste cependant à construire un « récepteur infrarouge » dont le rôle essentiel sera d'adapter l'impédance de la photo-diode à celle du TDA 4050.

N'oublions pas, en effet, que la diode fonctionne en inverse, c'est à dire à courant très réduit : le signal utile est disponible aux bornes d'une résistance de forte valeur (R6), tandis que l'impédance d'entrée du démodulateur est d'environ 2000 ohms.


Un simple transistor à effet de champ (2N 3819) suffit à réaliser l'adaptation nécessaire sans introduire de gain, car c'est le démodulateur qui se charge en totalité de l'amplification.

Placée sous le contrôle d'une énergique CAG, cette amplification s'adapte automatiquement au niveau des signaux reçus, ce qui leur évite toute distorsion nuisible au décodage.

Hautement sélectif, l'amplificateur élimine les signaux de fréquences autres que 40 kHz. notamment les composantes à 50 ou 100 Hz provenant des éclairages secteur.

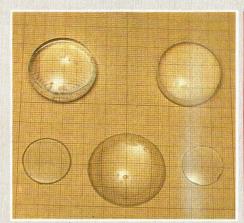Avec ces six modules (codeur, modulateur 40 kHz, émetteur IR, démodulateur récepteur IR, 40 kHz, et décodeur), il est donc possible de réaliser une télécommande par infrarouges aux per-





formances honorables. Le choix de la diode d'émission parmi les divers types disponibles (LD 271 et LD 274 notamment) permet de favoriser soit le confort de pointage, soit la portée selon l'application prévue. Pour aller encore plus loin, il faudra cependant faire appel aux ressources de l'optique!

# Un « récepteur » à infrarouges

Notre nouveau module, dont le schéma apparaît à la figure 4, est un simple « capteur » ou « transducteur » : il fournit des impulsions électriques de très faible amplitude correspondant aux impulsions infrarouges reçues. Son rôle est exactement semblable à celui du transducteur à ultrasons précédemment utilisé. Simplement, il s'agit d'un transducteur « actif », nécessitant une alimentation, tandis que les capteurs piézo-électriques sont « passifs » car autonomes.

Le circuit imprimé de la figure 5 rassemble tous les composants de ce petit préamplificateur, ainsi que la diode elle-même (BP 104 SIEMENS).

Si les conditions d'emploi le justifient, cette diode pourra être un peu éloignée de la carte, mais on maintiendra le câblage aussi court que possible (haute impédance!)

Il est important de veiller à la polarité de cette diode : ne pas hésiter à contrôler à l'ohmmètre avant de la souder.

# Et pour quelques lentilles de plus

**B**ien qu'invisibles, les rayons infrarouges obéissent aux lois de l'optique tout comme la lumiè-

Figure 4. Figure 5. axe optique Figure 6.

re. Avec le développement croissant de **l'opto-électronique**, l'électronicien doit s'habituer à utiliser des composants nouveaux pour lui : miroirs, prismes, fibres optiques, et surtout lentilles

C'est la **lentille convergente** ou **loupe** qui présente le plus d'intérêt pour les transmissions par infrarouges.

La figure 6 montre qu'une lentille convergente peut, si elle est parfaitement positionnée, rendre parallèle un faisceau divergent de rayons. Restant plus concentré, le rayonnement perdra beaucoup moins de son efficacité avec la distance, mais il sera par contre bien plus délicat à diriger sur le récepteur.


Cet effet ne peut être obtenu

que si la source infrarouge est placée exactement au **foyer F** de la lentille.

Le foyer est un point situé sur l'axe optique de la lentille, et à une distance appelée **focale**.

Si ce réglage optique, analogue à l'accord d'un circuit résonnant, est imparfait, alors le faisceau ne sera pas parallèle : il ne se propagera pas aussi loin!

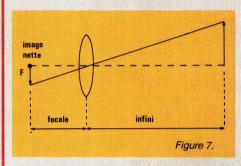La figure 7 montre comment déterminer la focale d'une lentille inconnue: il suffit de former sur une surface claire l'image (renversée) d'un objet lointain (situé « à l'infini »). Lorsque l'image est nette, la lentille est placée à une distance de cet « écran » égale à sa focale.



Cette détermination n'est pas extrêmement précise, et d'ailleurs la focale de la lentille n'est pas exactement la même en lumière visible et en infrarouge : un réglage fin sera à prévoir lors de la mise au point du système.


Si l'on connait la « vergence » ou « puissance » de la lentille (en dioptries), il est facile d'en déduire la focale par la formule :

 $f ext{(en mètres)} = \frac{1}{d ext{(en dioptries)}}$ 

Ainsi, une lentille de 10 dioptries a une focale de 10 cm contre 5 cm pour une 20 dioptries.

En résumé, plus une lentille est forte, et plus sa focale est courte.

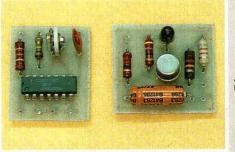Cette notion est importante pour la bonne **adaptation** d'une lentille à une diode émettrice (analogue à une adaptation d'impédance pour une antenne).



# COMPTOIR DU LANGUEDOC

TRANSISTORS  AC  AC  AC  AC  AC  AC  AC  AC  AC  A	TRI/ACS 6 A 400 V isolés	POSITIF 1.5 A   S.00   S. 9. 12, 15, 18, 24 V 5,00   L20.0 TDM200 writely is an Use 2 V 3.5 V, and Use 3 V, and Us	INTERS A LEVIER  Diamètre de perçage 12,7 mm. 3, 2,594 y
TIL 312 AC 11,00 TIL 701 AC 10,00 TIL 701 AC 11,00 TIL 702 CC 10,00 TIL 70	Bouton pour potentiomètre à glissière   1,50	Aimant rond 0 5	Modulateur UH: canal 36, 8ilm. 5-10 V (permet de pouvoir attaquer un reléviseur par l'antenne, avec un signal vidéo). Applications : jeux vidéo, visu, informatique. Le modulateur livré avec documentation

# 26 à 30, RUE DU LANGUEDOC – 31068 CEDEX TELEPH. 61.52.06.21 – TELEX 530.718

# TOULOUSE

Soula Jack 2 F and	Norm	es US Jack 6,35 mm mono métal	6,00
Socie Jack 2,5 mm Socie Jack 3,2 mm Socie Jack 3,2 mm stéréo	1,50 1,50 2,80	Jack 6,35 mm stéréo Jack 6,35 mm stér. métal	3,00
Socie Jack 6,35 mm mono Socie Jack 6,35 mm stéréo		Femelle prol. 2,5 mm	1.50
Jack måle 2,5 mm stereo Jack måle 3,2 mm	1,50	Fem. prol. 6,35 mono Fem. prol. 6,35 stér Mâle CINCH R ou N	1,50 2,50
Jack måle 3,2 mm Jack måle 3,2 mm stéréo Jack måle 6,35 mm mono	1,50 3,00 2,50	Mâle CINCH R ou N Fem. CINCH R ou N	1,60
Socie	CINCH fi	x ECROU : 2,80 la poche de 20	1,60
		MENTATION —	10,00
Fiche secteur mâle Fiche sect. femelle	3,00 3,00	Socie sect mâle 2 cont 4 mm Socie sect. normes Europa	1,50
Socie sect. femelle 2 contacts 4 mm	3,00	3 contacts Femelle cordon	8,00 15,00
Banane måle 2 mm isol. 6 col Banane måle 4 mm isolée	2,00	Pointe touche R ou N	1,50 5,00
serrage vis 6 couleurs Douille isolée fem. 4 mm	2,00	Grip fil rouge ou noir Grip fil miniature R ou N	8,00 15,00 1,50 5,00 15,00 13,00 1,50
à souder 6 couleurs Douille isolée 15 A	1,00	Pince croco à vis	
rouge ou noir Pochette assortie fiches	3,50 måle & 1	I rouge ou noir femelle (DIN, HP, banane,	2,00
antenne, coax., jack) Contact pression pour p	le 9 V	les 40	10,0
CIRCUITS IN	<b>IPRII</b>	MES & PRODU	ITS
Bakélite 15 / 10 face 35 m	icrons	la plaque	6,0
200 x 300 mm	10 micro	ns les 10	
Plaque verre époxy 16/1	0, 35 mid	rons, qualité FR4	20,0
1 face 200 x 300 Plaques présensibilisées			17,0
livrées avec révélateur	et mode	d'emploi	
Papier époxy FR2 1 face 200 x 300		la plaque	50,0
Verre époxy FR4 1 face 200 x 300		la plaque	62,0
Verre époxy FR4 2 faces 200 x 300	do 110 0	la plaque	75,0
		11,91 mm 2,36 mm, la carte	15,0
largeurs disponibles 0	./9 - 1.1 -	1.2/ - 1.5/ mm	15.0
Feutres pour tracer les c	ircuits (n	oir)le rouleau	25,0 9,0
Révélateur en poudre po	our 1 litre	alve	5,0
Vernis nour protéger les	circuits	bidon 1/41	13.0
Photosensible positif Résine photosensible po	sitive 15	0 ml	60,0
Gomme abrasive pour n Perchlorure en poudre p	ettoyer le our 1 litre	e circuit	12,0 12,0
Detachant de perchiorur Diaphane bombe standa	e rd	le sachet	6,5 29,0
Plaque perforée papier é	poxy pas	2.54 - 100 x 16 mm	
CONTROLEUR 2000 V, te Ohmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAR	nsion =, ntinu 0,1	4 gammes A, 1 gamme SERIE DYNAMIC - cla	
CONTROLEUR 2000 V, te Ohmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB Fixation p Voltmètre 15, 30, 60 V –	ension =, ntinu 0,1 sLEAU s ar clips - Ampèren	4 gammes A, 1 gamme SERIE DYNAMIC - class Dimensions 45 x 45 nètre 1, 3, 6 A	sse 2,5
CONTROLEUR 2000 V, te Ohmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB Fixation p Voltmètre 15, 30, 60 V – Vu Superbe vu-mètre sensil	ension =, ntinu 0,1 BLEAU S ar clips - Ampèren I-mètre bilité 200	4 gammes A, 1 gamme BERIE DYNAMIC - clas Dimensions 45 x 45 ether 1, 3, 6 A ether promo ua, grande lisibilité	48,0
CONTROLEUR 2000 V, to Ohmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB Fixation p Voltmètre 15, 30, 60 V – Vt Superbe vu-mètre sensil	ension =, ntinu 0,1 BLEAU S ar clips – Ampèren 1-mètre bilité 200	4 gammes A, 1 gamme BERIE DYNAMIC - clas Dimensions 45 x 45 en promo ua, grande lisibilité	48,0
CONTROLEUR 2000 V, to Ohmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB Fixation p Voltmètre 15, 30, 60 V – Vt Superbe vu-mètre sensil	ension =, ntinu 0,1 BLEAU S ar clips – Ampèren 1-mètre bilité 200	4 gammes A, 1 gamme BERIE DYNAMIC - clas Dimensions 45 x 45 en promo ua, grande lisibilité	48,0
CONTROLEUR 2000 V, to Ohmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB Fixation p Voltmètre 15, 30, 60 V – Vt Superbe vu-mètre sensil	Ampèren u-mètre politié 200	4 gammes 4, 1 gammes SERIE DVNAMIC - clar Dimensions 45 x 45 ether 1, 3, 6 A, en promo ua, grande lisibilité la pièce	48,0
CONTROLEUR 2000 V, to Ohmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB Fixation p Voltmètre 15, 30, 60 V – Vc Superbe vu-mètre sensil Petit modèle Modèle zéro au centre 1 Modèle double éclairage	ension =, ntinu 0,1 SLEAU : ar clips - Ampèren I-mètre bilité 200	4 garmes A, 1 garme SERIE DVNAMIC - clar Dimensions 45 x 45 ein promo ua, grande lisibilité la pièce  AIS	48,0 10,0 6,0 18,0 20,0
CONTROLEUR 2000 V, to Ohmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB Fixation p Voltmètre 15, 30, 60 V – Vc Superbe vu-mètre sensil Petit modèle Modèle zéro au centre 1 Modèle double éclairage	ension =, ntinu 0,1 SLEAU : ar clips - Ampèren I-mètre bilité 200	4 garmes A, 1 garme SERIE DVNAMIC - clar Dimensions 45 x 45 ein promo ua, grande lisibilité la pièce  AIS	10,0 6,0 18,0 20,0
CONTROLEUR 2000 V, to Ohmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TARgume, 1 co APPAREILS DE TARgume, 1 controleur 2000 de Controleur 20	CEPT Insion =, ntinu 0,1 BLEAU : ar clips - Ampèren J-mètre bilité 200 2 V	4 gammes 4, 1 gamme 5ERIE DVNAMIC - clar Dimensions 45 x 45 hetre 1, 3, 6 A - ten promo ua, grande lisibilité la pièce  AIS la pièce 20 X 10 mm, H 11 mm la pièce	10,00 6,00 18,0 20,00
CONTROLEUR 2000 V, to Ohmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TARgume, 1 co APPAREILS DE TARgume, 1 controleur 2000 de Controleur 20	CEPT Insion =, ntinu 0,1 BLEAU : ar clips - Ampèren J-mètre bilité 200 2 V	4 gammes 4, 1 gamme 5ERIE DVNAMIC - clar Dimensions 45 x 45 hetre 1, 3, 6 A - ten promo ua, grande lisibilité la pièce  AIS la pièce 20 X 10 mm, H 11 mm la pièce	10,00 6,00 18,0 20,00
CONTROLEUR 2000 V, to Ohmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TARgume, 1 co APPAREILS DE TARgume, 1 controleur 2000 de Controleur 20	CEPT Insion =, ntinu 0,1 BLEAU : ar clips - Ampèren J-mètre bilité 200 2 V	4 gammes 4, 1 gamme 5ERIE DVNAMIC - clar Dimensions 45 x 45 hetre 1, 3, 6 A - ten promo ua, grande lisibilité la pièce  AIS la pièce 20 X 10 mm, H 11 mm la pièce	10,00 6,00 18,0 20,00
CONTROLEUR 2000 V, to Ohmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TARgume, 1 co APPAREILS DE TARgume, 1 controleur 2000 de Controleur 20	CEPT Insion =, ntinu 0,1 BLEAU : ar clips - Ampèren J-mètre bilité 200 2 V	4 gammes 4, 1 gamme 5ERIE DVNAMIC - clar Dimensions 45 x 45 hetre 1, 3, 6 A - ten promo ua, grande lisibilité la pièce  AIS la pièce 20 X 10 mm, H 11 mm la pièce	10,00 6,00 18,0 20,00
CONTROLEUR 2000 V, to Ohmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAR mentre 15, 30, 60 V – V – V – V – V – V – V – V – V – V	CEPINSION =, ntinu 0,1 BLEAU SAR Clips - Ampèren 1-mètre pilité 200 2 V	AIS    A pièce   Pièce   Pièce   Pièce	3,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
CONTROLEUR 2000 V, to Ohmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAR mentre 15, 30, 60 V – V – V – V – V – V – V – V – V – V	CEPINSION =, ntinu 0,1 BLEAU SAR Clips - Ampèren 1-mètre pilité 200 2 V	4 gammes A, 1 gamme SERIE DVNAMIC - clar Dimensions 4x x x 45 hetre 1,3,6 A en promo ua, grande lisibilité la pièce la pièce la pièce 20 x 10 mm, H 11 mm, pattes la pièce	3,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
CONTROLEUR 2000 V, to Ohmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB TEXATION POUTMÈTE 15, 30, 60 V – Superbe vu-mètre sensil Petit modèle Modèle zéro au centre 1. Modèle double éclairage 6 V 2 contacts travail 64 Picots 2 RT 12 V subminiat 2 RT cont. 1, montable sur support circul 12 V subminiat 2 RT cont. 1, montable sur support circul 2 V 2 V 4 RT 12 V 2 V 4 S V 4 RT 12 V 2 V 4 RT 12 V .	KCEPT Pension =, Intinu 0,1,1 LIEAU 1	4 gammes A, 1 gammes A, 1 gammes BERIE DVNAMIC - clas Dimensions 45 x 45 hetre 1, 3, 6 A en promo us, grande lisibilité la pièce 20 x 10 mm, H 11 mm, la pièce 22 x 10 mm, H 11 mm, la pièce 28 x 10 mm, H 11 mm, la pièce	3,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
CONTROLEUR 2000 V, to Ohmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAR Fixation p. Voltmètre 15, 30, 60 V – Vsuperbe vu-mètre sensil Petit modèle Modèle Zéro au centre 1. Modèle double éclairage 6 V 2 contacts travail 64 P icots 2 RT 12V subminiat 2 RT cont. 1, montable sur support circul 21V subminiat 2 RT cont. 1, montable sur support circul 21V subminiat 2 RT cont. 1, 1 RT 12V 24V 48 V. 4 RT 12V 24V 48 V. 4 RT 12V contact 10 A 1 RT 12V 12V 6 RT i. souder 24V 2 RT + support 24V 2 RT + support 12V 2 RT 12V	KCEPT Intinu 0,1 ILEAU 1 ILEAU	AIS  AIS  A pièce  A pièce  AIS  A pièce  AIS  A pièce  AIS  AIS  A pièce  AIS  AIS  AIS  AIS  AIS  AIS  AIS  AI	10,00 6,00 18,0 20,0 3,00 12,00 12,00 8,0 9,0 10,00 10
CONTROLEUR 2000 V, to Ohmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB Fixation p Voltmètre 15, 30, 60 V – V .  Superbe vu-mètre sensil Petit modèle	KCEPT Intinu 0,1 ILEAU 1 ILEAU	AIS  AIS  A pièce  A pièce  AIS  A pièce  AIS  A pièce  AIS  AIS  A pièce  AIS  AIS  AIS  AIS  AIS  AIS  AIS  AI	10,00 6,00 18,0 20,0 3,00 12,00 12,00 12,00 8,0 8,0 10,00 10
CONTROLEUR 2000 V, to Ohmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB Fixation p Voltmètre 15, 30, 60 V – V .  Superbe vu-mètre sensil Petit modèle	REDITION OF THE PROPERTY OF TH	AIS  A pièce  Is pièce  Is pièce  20 x 10 mm, H 11 mm, pattes  Is pièce  20 x 10 mm, H 11 mm, pattes  Is pièce	3,0(10,0) 12,0(10,0) 12,0(10,0) 12,0(10,0) 10,0(10,0) 1
CONTROLEUR 2000 V, to Ohmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAR Existion p. Voltmètre 15, 30, 60 V – Fixation p. Voltmètre 15, 30, 60 V – Wauperbe vu-mètre sensil Petit modèle Modèle deuble éclairage 6 V 2 contacts travail 64 V Picots 2 RT 12V subminiat 2 RT cont. 1, montable sur support circuit 21V valumiait 2 RT cont. 1, nontable sur support circuit 21V v. 24V .48 V. 4 RT 12V contact 10 A 1 RT 12V 1 Contact 10 A 1 RT 12V 1 CV	Company   Comp	AICES  Bobinées  3 W 1 Ω a 3 3 KΩ  Sign 10 A 3 3 KΩ	3,0(10,0) 12,0(10,0) 12,0(10,0) 12,0(10,0) 10,0(10,0) 1
CONTROLEUR 2000 V, to Obmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB mentre 15, 30, 60 V – V V Superbe vu-mètre sensil Petit modèle de double éclaires de l'Abbert 15, 30, 60 V – V V V V V V V V V V V V V V V V V	REL  S S A picots  S S A picots  S S S A picots  C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	A   1 gammes   A	10,0 6,0 18,0 20,0 3,0 10,0 12,0 8,0 15,0 15,0 15,0
CONTROLEUR 2000 V, to Obmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB mente 15, 30, 60 V – V. Superbe vu-mètre sensil Petit modèle Modele zéro au centre 1 Modele double éclairage 6 V 2 contacts travail 6 V Picots 2 RT	CEPT   PROM	AIS  AIS  I a pièce	10,0 6,0 18,0 20,0 3,0 10,0 12,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,
CONTROLEUR 2000 V, to Obmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB mente 15, 30, 60 V – V. Superbe vu-mètre sensil Petit modèle Modele zéro au centre 1 Modele double éclairage 6 V 2 contacts travail 6 V Picots 2 RT	CEPT   PROM	AIS  AIS  I a pièce	10,0 6,0 18,0 20,0 3,0 10,0 12,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,
CONTROLEUR 2000 V, to Obmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB mente 15, 30, 60 V – V. Superbe vu-mètre sensil Petit modèle Modele zéro au centre 1 Modele double éclairage 6 V 2 contacts travail 6 V Picots 2 RT	CEPT   PROM	AIS  AIS  I a pièce	10,0 6,0 18,0 20,0 3,0 10,0 12,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,
CONTROLEUR 2000 V, to Obmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB mente 15, 30, 60 V – V. Superbe vu-mètre sensil Petit modèle Modele zéro au centre 1 Modele double éclairage 6 V 2 contacts travail 6 V Picots 2 RT	CEPT   PROM	AIS  AIS  I a pièce	10,0 6,0 18,0 20,0 3,0 10,0 12,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,
CONTROLEUR 2000 V, to Obmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB mente 15, 30, 60 V – V. Superbe vu-mètre sensil Petit modèle Modele zéro au centre 1 Modele double éclairage 6 V 2 contacts travail 6 V Picots 2 RT	CEPT   PROM	AIS  AIS  I a pièce	10,0 6,0 18,0 20,0 3,0 10,0 12,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,
CONTROLEUR 2000 V, to Obmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB mente 15, 30, 60 V – V. Superbe vu-mètre sensil Petit modèle Modele zéro au centre 1 Modele double éclairage 6 V 2 contacts travail 6 V Picots 2 RT	CEPT   PROM	AIS  AIS  I a pièce	10,0 6,0 18,0 20,0 3,0 10,0 12,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,
CONTROLEUR 2000 V, to Ohmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB TEXATION POVOITMÈTRE 15, 30, 60 V – V – V – V – V – V – V – V – V – V	Company   Comp	A   1 gamme   A   1 gamme   A   1 gamme   A   1 gamme   SERIE DVNAMIC - clar   Dimensions 45 x 45   Martin 1 gamme   A   1 ga	10,0 6,0 18,0 20,0 3,0 10,0 12,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,
CONTROLEUR 2000 V, to Ohmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB miner 15, 30, 60 V – V. Superbe vu-mètre sensil Petit modèle de la centre 16, 20 v – V. Superbe vu-mètre sensil Petit modèle de vibre de la centre 1, 20 v – V. Superbe vu-mètre sensil 6 V Picots 2 RT – V. Superbe vu-mètre sensil 6 V Picots 2 RT – V. Superbe vu-mètre de la la centre 12 v subminiat 2 RT cont. 1, montable sur support centre 12 V v contact 10 A 1 RT – 12 V · contact 10 A 1 RT	CEPT   STATE	A   1 gamme   A   1 gamme   A   1 gamme   A   1 gamme   SERIE DVNAMIC - clar   Dimensions 45 x 45   Sheftre 1, 3, 6 A     A   1 gamme   B   1 gamme	10,0 6,0 18,0 20,0 3,0 10,0 12,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,
CONTROLEUR 2000 V, to Obmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB Fixation p Voltmètre 15, 30, 60 V – V V Superbe vu-mètre sensil Petit modèle double éclairage Modèle deuble éclairage 16 V 2 contacts travail 6 V 2 contact stravail 6 V 2 contact 10 A 18 T 12 V 2 v 2 V 2 V 3 V 3 V 3 V 3 V 3 V 3 V 3 V 3 V	Canal   Cana	A   1 gamme   A   1 gamme   A   1 gamme   A   1 gamme   SERIE DYNAMIC - clar   Dimensions 4x 45   Series 1, 3, 6 A   1 gamme   Gamme	3,00 10,00 6,00 18,0 20,0 3,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,00
CONTROLEUR 2000 V, to Ohmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB Fixation p Voltmètre 15, 30, 60 V – V – V – V – V – V – V – V – V – V	REI	A   1 gamme   A   1 gamme   A   1 gamme   A   1 gamme   SERIE DYNAMIC - clar   Dimensions 4x 45   Series 1, 3, 6 A   1 gamme   Gamme	3,00 10,00 6,00 18,0 20,0 3,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,00
CONTROLEUR 2000 V, to Ohmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB PETAL 15, 30, 60 V – V. Superbe vu-mètre sensil Petit modèle — Le controle de l'Albert 15, 30, 60 V – V. Superbe vu-mètre sensil Petit modèle de l'Albert 15, 30, 60 V – V. Superbe vu-mètre sensil Modèle zéro uce entre 1 Modèle de double éclairage de V 2 contacts travail — 6 V Poincis 2 RI 21 V 2 V Petit 2 RI 21 V 2 V 2 V Petit 2 RI 21 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2	CEPT   Instance   CEPT   In	A   1 gamme	3,000 10,000 12,000 10,000 15,00 10,000 15,00 10,00
CONTROLEUR 2000 V, to Ohmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB Fixation p Voltmètre 15, 30, 60 V – V V Superbe vu-mètre sensil Patit modèle double édal rage de V 2 contacts travail 6 V V Contact 10 A 18 T 12 V subminiat 2 RT cont. 1 montable sur support circuit 12 V subminiat 2 RT cont. 1 montable sur support circuit 12 V subminiat 2 RT contact 10 A 18 T 12 V contact 5 A 1 RT 12 V contact 10 A 1 RT 12 V contact 5 A 1 RT 12 V contact 10 A 1 RT 12 V contact 5 A 1 RT 12 V contact 10 A 1 RT 12 V contact 10 A 1 RT 12 V contact 10 A 1 RT 12 V contact 5 A 1 RT 12 V contact 10 A 1 RT 12 V contact 5 A 1 RT 12 V contact 10 A 1 RT	Carrier   Carr	A   1 gamme   A   1 gamme   A   1 gamme   A   1 gamme   SERIE DVNAMIC - clar   Dimensions 45 x 45 hetre 1, 3, 6 A   1 gamme   Gamme	3,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 15,00 10,00 12,00 10,00 15,00 10,00 1
CONTROLEUR 2000 V, to Ohmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB Fixation p Voltmètre 15, 30, 60 V – V V Superbe vu-mètre sensil Patit modèle double édal rage de V 2 contacts travail 6 V V Contact 10 A 18 T 12 V subminiat 2 RT cont. 1 montable sur support circuit 12 V subminiat 2 RT cont. 1 montable sur support circuit 12 V subminiat 2 RT contact 10 A 18 T 12 V contact 5 A 1 RT 12 V contact 10 A 1 RT 12 V contact 5 A 1 RT 12 V contact 10 A 1 RT 12 V contact 5 A 1 RT 12 V contact 10 A 1 RT 12 V contact 10 A 1 RT 12 V contact 10 A 1 RT 12 V contact 5 A 1 RT 12 V contact 10 A 1 RT 12 V contact 5 A 1 RT 12 V contact 10 A 1 RT	Carrier   Carr	A   1 gamme   A   1 gamme   A   1 gamme   A   1 gamme   SERIE DVNAMIC - clar   Dimensions 45 x 45 hetre 1, 3, 6 A   1 gamme   Gamme	48,00 10,00 6,00 18,00 20,00 12,00 12,00 12,00 8,00 12
CONTROLEUR 2000 V, to Ohmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB Fixation p Voltmètre 15, 30, 60 V – V V Superbe vu-mètre sensil Patit modèle double édal rage de V 2 contacts travail 6 V V Contact 10 A 18 T 12 V subminiat 2 RT cont. 1 montable sur support circuit 12 V subminiat 2 RT cont. 1 montable sur support circuit 12 V subminiat 2 RT contact 10 A 18 T 12 V contact 5 A 1 RT 12 V contact 10 A 1 RT 12 V contact 5 A 1 RT 12 V contact 10 A 1 RT 12 V contact 5 A 1 RT 12 V contact 10 A 1 RT 12 V contact 10 A 1 RT 12 V contact 10 A 1 RT 12 V contact 5 A 1 RT 12 V contact 10 A 1 RT 12 V contact 5 A 1 RT 12 V contact 10 A 1 RT	Carrier   Carr	A   1 gamme   A   1 gamme   A   1 gamme   A   1 gamme   SERIE DVNAMIC - clar   Dimensions 45 x 45 hetre 1, 3, 6 A   1 gamme   Gamme	3,000 and
CONTROLEUR 2000 V, to Ohmètre 1 gamme, 1 co APPAREILS DE TAB PAREILS DE TAB PARE	CEPT   Insion =   In	A   1 gamme	3,000 10,000 10,000 10,000 10,000 15,000 115,000 12,000 15,000 10,000 15,000 10

.21 – TEL	.EX 53	0.7
	ATA MENDARISM	Allah Joseph
— POTENTIOMETRE Bobinés de 22 Ω à 3,3 KΩ la p	ochatta da 20 nanacháac	10,00 10,00
20 tours 2,2 K $\Omega$	ur de 220 Ω à 2,2 MΩ les 2 poches	20,00
		15,00
6 de 10 tours/4 de 1 tour prof	NNECTEUR	10,00
100 vis 2 X 6 mm + 100 écrous 2 n	nm le sachet	12,00
Vis 3 x 5 le cent Vis 3 x 8 le cent Vis 3 x 15 le cent 8,00	Contact lyre en laiton encartable, pas 3,96 mm 6 contacts	5,00
Ecrous 3 mm le cent 8,00 Vis 4 x 10 le cent 9,00	10 contacts 15 contacts 18 contacts	7,00 10,00 12,00
Cosses à souder (prix/100) 3 - 2,50 - 4 - 2,50 - 6 mm 3,50	Enfichables pas 5,08 mm vendu måle + femelle	0.000
Picot pour CI les 200 10,00 Raccord pour picot ci-dessus les 50 5,00	5 contacts	6,00 7,50 9,00
Pochette de cosses, rondelles, plots, ra  Boîtier d'éclairage (mignon de articulée, livré avec ampoule sar		11,00 3,00
articulée, livré avec ampoule sar • Cosses relais, différ. modèles • Barrettes de connexion, qualité l	ns pile (2 R6) la pièce la poche de 20 coupes PRO, fort isolement	5,00 2,00
Dim. 45 x 18 mm	s, fixat, aux extremes	
Antennes télescopiques     Droite 1 m	Orientable 1 mes remise à 0 la pièce	15,00 10,00
<ul> <li>Connecteur miniature plat pas 2</li> <li>Colle PATTEX 3 g, pour un collag résistant, sur présentoir avec minimation</li> </ul>	,54 9 contacts les 20 ge universel rapide et	10,00 6,00
TRANSFOS D'A		ON
CLIDED	PROMO	9.00
6 V. 1 A	0 V à Picots 15 V. 0,1 A 10 V. 0,2 A 2 x 18 V. 1,2 A (1,2 kg)	8,00 10,00 30,00
12 V. 0,5 A		5,00 20,00 90,00
- TRANSFOS POUR Miniature à picots rapport 1/5	MODULATEUR	5,00
Subminiature à picots imprégnés  MOD		4,00
Ampli monté avec un TBA 800. Pui	ssance 4 W sous 12 V	35,00
Livré avec schéma sans potentic Pocket FM-GO, neuf & en état, liv et HP mais sans coffret. Dim. 95	rré complet avec schéma x 65 x 35	55,00
Prix exceptionnel Tête HF FM réf. PL 570, qualité PRO avec notice de branchement		25,00
- POUR RECUPERATION Module nº 1 : clavier 6 touches ro par led 5 mm (3 rouges & 2 vertes	ondes, dont 5 lumineuses	
résistance + chimique	, pattes de fixation,	10,00
		9,00 5,00
Module nº 4: sonde thermique a cordon de coupure. Dans boîtier 1- 1 pot Al avec diode et transistor	vec boîtier 160 x 45 x 45 741 relais 12 V 10 A,	10,00
HAUT-PA		
Haut-parleur, emballage individue		8,00
7,00 7 cm 50 ohms 7,00 7,00	4 x 8 cm 16 ohms 8 x 16 siare	5,00
Buzzer 12 V	16 x 24 alim. nv	10,00 5,00
Micro-électre	la nièce	1,50 1,50
Grave Audax HD 33.S.66 150 W, Ø Tweeter Slare 120 W, Ø 140 m PRIX EXCEPTIONNEL	33 cm, fréquence 24 Hz et im, fréquence 500 Hz et 96 c les 2 HP	98 dB IB <b>980,00</b>
INFORM		
Quartz 1 000 MHz 60,00	Visualisation EP 9364 P	70,00
1 8422 2 000 35 00	RO3 2513 AY3 1015 Promotion	100,00 48,50
32 768 Kcs. 3 2768. 3 579 4 000. 4 433. 4 9152. 5 000 6 144. 6 400. 10 000. 12 000 18 000. 18 432	8T28 Quartz 16 Mega	6.00
Effaceur d'Eprom complet	MC 6852 P 8255 MM 2114	
Mémoire 2716	AY5 3600 PRO MC 6802 P	60,00 34,00
SF DD les 10 50,00 DF DD les 10 80,00 K7-C15 9,00	MC 6821 P MC 6809 P	22,00 30,00 40,00
Sup. Force Nulle 24 broches	P 8255 MM 2114 MM 4116 N AY5 3600 PRO MC 6802 P MC 6821 P MC 6821 P MC 6809 P MC 68A 09P Z80 A6PU HM-3 6116 HM-3 2064	25,00 25,00
28 broches 65,00		
— Alimentation en at	AY3 8910SPO 256 AL2	140,00 es —
Type découpage USA entrée 220 Valeur 620,00 – soldé      Convertisseur USA DC-DC entré	e 5 V sortie 15 V 30 mA	300,00
Valeur 210,00 – soldé Connecteurs BERG Femelle 2 x 20 P	Centronic 2 x 18 B à sertir	100,00 30,00
Valeur 210,00 – soldé	2 x 18 B à souder	20,00
Mâle	r Femelle Ca	pots
15 points 8,00 25 points 10,00	9,00 11,00	7,00 3,00 9,00
Prix exceptionnel	double densité, 40 pistes 15 ms	750,00
Port : envoi recommandé urger IMPRIMANTE SPECIALE. Recopie - Alphanumérique 8 x 7	d'écran Minitel	
Alphanumérique 8 x 7     Interface série normes Minitel     Livrée avec cordon raccorden Prix exceptionnel Port	- impression jet d'encre nent Minitel	1 000,00
Port	2 m comprehant :	100,00

ypes disques ou p		IIQUES	
de 1 pF à 10 NF	0,30	47 NF ou 0,1 MF	FS
Axiaux, plaquettes a pochette de 30	assorties (50 v 15,00	aleurs) Les 2 pochettes N PROMOTIC	25,00
ochette, valeur de	100 pF à 0,1 N	N PROMOTIC IF (20 valeurs) Les 2 pochettes	N
- MI	CASENE	POMOTION	
a pochette de 50	12,00	Les 2 pochettes	20,00
250	Sorties 1 400 V	radiales	/   400 V
1 NF 0,45 2,2 NF 0,45 3,3 NF 0,45	100	0,1 MF 0,65 0,22 MF 0,90 0,33 MF 1,20	0,90 1,40
3,3 NF 0,45 4,7 NF 0,45 10 NF 0,45		0,22 MF 0,90 0,33 MF 1,20 0,47 MF 1,40 0,68 MF 2,20	2,00 2,40
22 NF <b>0,45</b> 47 NF <b>0,5</b> 0	0,55	1 MF 2,50	4 10
s	EDIE 1000	V CEDVICE -	
1,7 NF 10 NF 22 NF	1,00 2,00	47 NF 0,1 MF 0,22 MF 630 V	
MY	LAR EN	PROMOTION	2,00
NF V 1,8 200 les 5 4,7 100 les 5	0 4,50	MF V 0,15 250 les	30 6,00
4,7 100 les 5 10 100 les 3 22 250 les 3	5 5,00	0,15 250 les 0,22 250 les 0,33 400 les 0,47 250 les	30 6,00 30 7,00 10 5,00 20 9,00 10 5,00
47 100 les 3 100 63 les 3	0 4,50 0 5,00 5 5,00 5 6,00 0 7,00 0 9,00 0 V - 400 V con	2,2 250 les	10 5,00
Polyester mylar 25 0,1 MF 0,22 MF	0 V – 400 V con	tinu la pochette la pochette	de 30 8,00
MYI	LAR EN S	UPER PROMO	Oe 20 5,00
Poche 100 condens	15,00 chimio	UPER PROMO 00 V (25 valeurs) Les 2 pochettes ES AXIAUX —	25,00
1 MF	25 V	40 V	63 V 0,60
2,2 MF 4,7 MF			0,60 0,60
10 MF 22 MF	0,60	0,60 0,60	0,50 0,70
47 MF 100 MF 220 MF	0,65 1,00 1,10	0,70 1,20 1,30	0,90 2,30
470 MF	1,60 3,50	2,80	2,30 4,40 7,00
2200 MF	5,60	4,40 7,30 12,90	12,00 23,00
1000 MF 100 V	SUPER PR	OMOTION —	pièce 10,00
ochette Nº 1 : 15 a pochette de 50 .	valeurs de 4,7 6,00	MF à 1000 MF 6 V et les 2 pochettes 1500 MF 9 V et 25 V les 2 pochettes	9 V
a pochette de 50 .	10,00	les 2 pochettes	15,00
Avial 6 8 ME 62 V		1,	es 100 12,00 es 10 5,00
Axial 470 MF 10-12 Radial 220 MF 10-1	2 V		es 50 8,00 es 100 10,00
Radiaux 15 68 MF-1	6 V + 15 150 N -40 V + 15 680	F-16 V	es 30 5,00 es 30 7,00
- CHIN	IIIQUES E	N PHOMOTIC	)N
2,2 60 les 4,7 16-25 les	20 4,00	470 25 le 470 50 le 1000 10 le 1000 16 le 1500 25 le	s 20 10,00 s 10 8,00 s 10 5,00 s 10 9,00 s 10 12,00 s 5 15,00
	20 6,00 20 5,00	1000 16 le 1500 25 le	s 10 9,00 s 10 12,00
350 les 10 25 les	20 6,00	1500 70 le 2200 10 le	s 5 15,00 s 10 6,00
350 les 10 25 les 22 16-25 les 33 100 les	70 600	2200 40 le 3300 25 le 4700 10 le	s 5 15,00 s 10 6,00 s 5 15,00 s 4 10,00 s 10 7,00 s 5 10,00
350 les 10 25 les 22 16-25 les 33 100 les 17 16-25 les 100 40 les	20 8,00		s 10 /.00
MF V 16-20 les 12.2 60 les 14,7 16-25 les 3 350 les 10 25 les 10 25 les 100 40 les 100 40 les 100 40 les 100 000 MF 16-20 V	professionnel		
10 000 MF 16-20 V	professionnel		
10 000 MF 16-20 V 400 MF 385 V 220 MF 385 V 470 MF 385 V 5800 MF 63 V	professionnel,	axiai	
10 000 MF 16-20 V 400 MF 385 V 220 MF 385 V 470 MF 385 V 6800 MF 63 V	professionnel,		les 2 10,00 les 4 10,00 les 2 10,00 les 2 10,00
10 000 MF 16-20 V 400 MF 385 V 220 MF 385 V 470 MF 385 V 5800 MF 63 V 0,47 MF 1 MF	professionnel,	axiai	les 2 12,00 les 3 10,00 les 4 10,00 les 2 10,00 les 2 10,00 25 V 1,00 1,20
10 000 MF 16-20 V 400 MF 385 V 220 MF 385 V 470 MF 385 V 5800 MF 63 V	professionnel,	axiai	les 2 10,00 les 4 10,00 les 2 10,00 les 2 10,00

Une nouvelle gamme de composants

Boitler 170 X 160 X 45 mm. Pattes de fixation. A l'intérieur, 2 circuits imprimés avec des composants neufs, résistance cond. transistors + circuits intégrés + 2 transistors de puissance, boltier TO 3, etc. Poids 1,2 kg

# CONDITIONS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE

Nous acceptons les commandes des Ecoles et Administrations. Nous n'envoyons que les marchandises dont nous faisons la publicité.

- Pas de catalogue Détaxe à l'exportation.
- Ouvert tous les jours (sauf dimanche et jours fériés) : 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h – le samedi : 8 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h 30

VENTE PAR CA	ARTE BLEUE
NOM	
Prénom	
Nº de la carte	
Validité de la carte	
Montant	Signature



# CADEAU

**NOUS OFFRONS** 

1 pochette au choix par tranche de 250,00 FF

Maximum pour une commande: 10 pochettes

- 1 pochette 70 transistors TO92
- 1 pochette de 70 cond. chimiques
- 1 pochette de 100 cond. polyester
- 1 pochette de 30 diodes Zener
- 1 pochette de 30 cond. Tantale
- 1 pochette de 10 transistors TO3
- 1 pochette de 5 connecteurs Sub-D
- 1 pochette de 4 modules pour récupération de composants
- 1 pochette de 5 relais 48 volts
- 1 pochette de 200 résistances 1/2 W

POURQUOI ACHETER AILLEURS CE QUE NOUS VOUS OFFRONS?

# GENERATEUR DE FONCTIONS



Gamme de fréquences : de 1 Hz 100 kHz en 5 gammes Signaux dérivés : sinus, carré

- Sorties : - continue 50Ω réglable de 100 mv à 10 v ; - alternative

600 Ω réglable de 10 my à 1 V : sortie TTL

**PROMOTION 10° ANNIVERSAIRE** 

Le kit générateur de fonctions + le kit wobulateur BF - L'ENSEMBLE . . . . .



Cet appareil est prévu pour fonction-ner avec le Générateur B.F. d'ELEK-TOR (84111) ou tout autre générateur possédant une entrée VCO acceptant de 0,1 à 10 V. Il permet de contrôler sur un oscilloscope le comportement de filtres, enceintes ou amplificateurs,

LE KIT: Il comprend tout le matériel préconisé, y compris le coffret et la face avant spéciale sérigraphiée, boutons et accessoires

LE KIT "WOBULATEUR AUDIO" ...... 114.6429

# **GENERATEUR D'IMPULSIONS**



Temps de montée

10 ns environ
- Largeur: 7 gammes
de 1 \( \mu \) s à 1 s, rapport cyclique réglable jusqu'à 100% - Période : 7 gammes

de 1 µs à 1 s + déclenchement externe en manuel

Tension de sortie : variable de 1 à 15 v, sortie TTL, impédance de sortie 50  $\Omega$ , signal normal ou inverse

- Divers : sortie synchro, indication de fausse manœuvre, etc.

Le kit complet avec coffret, face avant gravée,

PRIX ANNIVERSAIRE .....

695,00 F

# **CHRONOPROCESSEUR**

Horloge programmable automatique par réception de signaux codés "FRANCE-INTER" RECEPTEUR SANS MISE ALI POINT



Accordé sur la nouvelle fréquence (162 KHz)
Totalement compatible avec le nouveau système de codage
- Mise à l'heure automatique toute l'année
- Réception garantie sur tout le territoire métropolitain et les pays limitrophes
- d sorties programmables avec sauvegarde (voir description détaillée dans notre catalogue général)
LE KIT : Il est fourni avec tout le matériel nécessaire à la réalisation complète : circuits imprimés (dont 1 a double face à trous métailléss), mémoires programmés, le jeu d'ACCUS DE SAUVEGANDE pour la programmation, accessoires, etc... ainsi que la tôlerie avec face avant percée et sérigraphiée.

LE KIT CHRONOPROCESSEUR PROFESSIONNEL ..... 113.6469 1995,00 F PRIX ANNIVERSAIRE .....

# ALIMENTATION DE LABORATOIRE



A AFFICHAGE DIGITAL Une alimentation de classe professionnelle proposée à un prix particulièrement compétitif!

Caractéristiques techniques : 0 à 3 V 0 à 3 V 0 3 S V 0 3 S V 0 3 S V 0 3 S V 0 3 S V 0 3 S V 0

PRIX ANNIVERSAIRE ...... 1390,00 F **EXTENSION MEMOIRE UNIVERSELLE** 

# "CONCIERGE"



INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE **INFRA-ROUGES** 

Ce petit appareil astucieux mettra en fonction l'éclairage lors de votre arrivée dans la pièce (cave, grenier, pièce sombre, etc.) et le coupera automa-tiquement quelques instants après votre départ. Son principe : la détection des infra-rouges émis par le corps humain, associée à une temporisa-

ANNIVERSAIRE ..... 280,00 F

# CIRCUIGRAPH



A REVOLUTION DANS LE CABLAGE DES PROTOTYPES!

Réalisez vos circuits rapidement, sans sou-dure, sur tout support isolant.

- Le CIRCUIGRAPH complet, livré avec une bobine de rechange et l'outil perforateur-dé-é-bleur.

décâbleur 114.6675 . . . . 177,90 F Le lot de 4 bobines de 30 m de fil spécial 114.6676 .... 45,00 F

114.6677 . . . . 6,50 F
- La pochette de 3 plaques polypropylène transparent (Dim. 100 x 150 mm)


114.6678 27,50 F
- Le lot CIRCUIGRAPH comprenant l'outil
complet + le perfo-décâbleur + 5 bobines
de rechange + 3 plaques 100 x 150 mm

PRIX 10º ANNIVERSAIRE

113.0096 .... 238,00 F

# **SONDE POUR**

# OSCILLOSCOPE

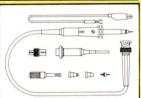

Sonde combinée avec transfert direct 1/1 ou atténuation

Bande passante 10 MHz en 1/1 175 MHz en 1/10 Compensation jusqu'à 60 pF

mpédance d'entrée 10 M ohm Capacité d'entrée 11,5 pF Longueur du câble 1,5 mètre Fournie avec grip-fil, embouts divers et croco de masse

PRIX ANNIVERSAIRE

159,00 F

# 

# **POUR OSCILLOSCOPE**

(86135)



appareil à mémoire pour visualiser des phénomènes très lents ou non répétitifs Caractéristiques techniques :

- Vitesse de balayage de l'écran : de 5 s à 250 s en 6 grammes (facilement extensible)
 - Sensibilité : 200 mV/div. - Tension d'entrée : 0 à 1,6 V - Commande de mémorisation et d'effacement, etc.

LE KIT: Il est fourni avec tout le matériel nécessaire à la réalisation y compris : - le coffret ESM EB 21/05, la face avant autocollante gravée, supports TULIPE, alimen-

tation régulée 5 V, boutons et accessoires (Sans option x 10/ x 100). 475.00 E 

PRIX ANNIVERSAIRE .....

# Selectronic c'est aussi les composants!

Quelques extraits de notre catalogue général à des PRIX 10<sup>e</sup> ANNIVERSAIRE AFFICHEUR A CRISTAUX LIQUIDES

(LCD) 3-1/2 Digit universel 113.2577 # \$1.8:8.8 P

ammigmum PRIX 49,50 F ANNIVERSAIRE ... DIODES ELECTROLUMINESCENTES (LED)



Le lot de 20 rouges + 10 vertes : Ø 3 mm, le lot de 40 LED 113.2534 Ø 5 mm, le lot de 40 LED 5 mm. vot de 10 **113.2531 . . . . . . .** 

AFFICHEUR LED 20 mm ROUGE



... 113.6648 30,00 F

PRIX ANNIVERSAIRE 19.00 F . . . . . . . . . 113.2573 .... 113.2575 45,00 F .... 113.7107 45,00 F 

re 5 ampères. Lot de 10 unipola 79,00 F

7,20 F


En boîtier DIL - pas 2,54 mm. 4 interrupteurs . . . . . 113,0310 6 interrupteurs . . . . . . 113.0311 

POMPE A DESSOUDER

DIPSWITCH

ANNIVERSAIRE PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE t câbles de 0,5 mm à 6 mm

PRIX ANNIVERSAIRE

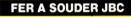

# PLUS SUPPORT CHANGE THE PARTY

**UNE REPONSE** A VOS PROBLEMES **DE SOUDURE** 

FER 30 N pour tous travaux d'électronique livré avec panne longue durée ronde Ø 1,3 mm. - Support universel NOUVEAU MODELE Le lot Fer 30 N + Support

175,00 F

Fer thermo régulé avec réglage incorporé au manche. Encombrement d'un fer 30 N. Alimentation 220 V di-recte. Température réglable de 250 à 400 °C. Le SOLDERMATIC

78,50 F 114 1787 Le lot SOLDERMATIC + SUPPORT. . 113,0092 PRIX ANNIVERSAIRE .... 533,70 F

 2 Pypes de tudes de sensituite unitation of sont proposés :
 2P 1310 : 10-1 R/H pour 200 imp/s.
 2P 1400 : 10-2 pour 200 imp/s.
 4Ilimentation : 6 piles 1.5 V
 Notice détaillée avec caractéristiques, mode d'utilisation et d'étalonnage, etc. LE KIT avec tube ZP 1310

840,00 F 114.0084 ..... LE KIT avec tube ZP 1400 (sans boitier)

KIT COMPTEUR GEIGER-

**MULLER DE PRECISION** 

UN MONTAGE SERIEUX EQUIPE D'UN DIS-POSITIF SONORE ET D'UN GALVANOME-TRE DE MESURE A CADRE MOBILE ET TOUJOURS LA QUALITE SELECTRONIC!

2 types de tubes de sensibilité différente vous

113.0085 ..... 1155.00 F

ANNIVERSAIRE .... 890,00 F

Pour faciliter le traitement de vos commandes, veuillez mentionner la REFERENCE COMPLETE des articles commandés

-Tel: 20.52.06.19 STUDIO REFLEX

# FREQUENCEMETRE 1,2 GHz A MICROPROCESSEUR

Ce fréquencemètre en kit, unique sur le marché, permet au techni-cien et à l'amateur d'accéder enfin à des performances et un order et a fantateur ou acceder ein au des plectionaires et un agrement d'utilisation dignes d'un matériel professionnel bien plus onéreux. Son càblage, simplifié à l'extrême, ne présente aucune difficulté (Utilisation de circuité double-face à trous métallisés). Ce kit bénéficie du nouveau prescaler très sensible .

kit benétice du nouveau prescaier tres sensible.

Caractérisfiques techniques :
GAMMES DE MESURES : Fréquences : de 0,01 Hz à 1,2 GHz;
-Périodes : de 10, ns à 100 s; -Impulsions : de 100 ns à 100 s;
-Comptage : 0 à 10<sup>9</sup> impulsions : de 100 ns à 100 s;
-Comptage : 0 à 10<sup>9</sup> impulsions : SENSIBILITE : Entrée HF. : 10 mY eff. (Z = 2MΩ) ; Entrée digitale : niveau
TTL ou C-MOS (Z = 25 kΩ) ; Entrée HF. : 100 mY eff. jusqu'à 800 MHz.
-Z5 mY eff. de 900 à 1 200 MHz.
-TECHNOLOGIE: vu : 6502 ; -AUTO-TEST ; -AUTO-RANGING (Commutation automatique de gammes) ; -Résolution 6 ou 7 digits au choix ;
-Affichage : alphanumérique lluorescent à 16 digits ; -Choix de la mesure : Par MENU (diadique avec l'utilisateur).

BASE DE TEMPS : Au choix :

1 Soit oscillateur hydride inhégré de précision, de stabilité ± 10 ppmentre 0

) Soit oscillateur hybride intégré de précision, de stabilité ± 10 ppm entre 0

er 70 °C (version de base).

2) Soit **oscillateur à quartz** contrôlé en température (TCXO) ultra-précis, de stabilité meilleure que ± 1 ppm entre 0 et 70 °C.

DETECTEUR DE MOUVEMENT PAR

LE KIT: Il comprend tout le matériel préconisé y compris le capteur I.R. le plus sensible prévu pour ce montage (650 V/M), la lentille de FRESNEL spéciale et le boitler préconisé. Résistances à couche métallique et potentiomètres CERMET.

LE KIT DETECTEUR DE MOUVEMENT PAR I.R.

PRIX PROMO!

114.6274 475,00 F
DU MATERIEL DE PROFESSIONNEL

N.B.: Ce détecteur à I.R. peut être connecté directement à la centrale d'alarme ci-après qui contient l'alimentation nécessaire.

II. BARRIERE À INFRA-ROUGES

LE KIT BARRIERE

**DIMENSIONS**: 215 x 81 x 166 mm.

INFRAROUGES



KIT: Il est foumi avec: - Circuits imprimés double-face à trous métallisés et sérigraphiés - Composants professionnels, transfo spécial d'alimentation, et mémoire programmés - Suppost "TULPE" Connecteur et clabes en nagre- Face avant sérigraphiés avec clavier de contrôle intégré - Coffret avec contrôle intégré - C

LE KIT COMPLET 1,2 GHz avec oscillateur hybride intégré.

2750,00 F 114.6349 EN OPTION : Oscillateur TCXO de précision 10,00000 MHz. Stabilité 1 ppm. 114 5520

OFFRE SPECIALE 10° ANNIVERSAIRE.

LE SYSTEME D'ALARME SELECTRONIC

III. CENTRALE D'ALARME PROFESSIONNELLE III. CENTRALE UN ALARME PROFESSIONNELLE
LE KIT: il comprend tout le matériel récessaire pour la centrale
équipée d'un circuit à 2 entréses de déclenchement y compris
-1 inter de sécurité avec clè à pompe - 1 batterie au plomb
12V/1,1 A.h VARTA de sécurité -1 mini-sirène d'alarme 12 V/6 W
préconisée. (Fourni sans tòlerie laissée au choix de l'utilisateur.)

supplémentaires ....... 114.6355 66,00 F

détecteur infrarouge.

OFFRE SPECIALE 10<sup>e</sup> ANNIVERSAIRE: 1 kit centrale d'alarme + 1 kit

# **COFFRETS HEILAND HE 222**

Coffrets de petite taille pour de multiples applications, Idéal pour l'optoèlectronique (boîte transparent ou Infra-Rouge). Une seule taille permet des dimensions inférieures par simpli découpe des deux moitlés à la même longueur.

deux bossages permettent d'immobiliser le circuit imprimé, laissant libre un emplacement pour

- deux lossages permettent o minociniser le uroun imprime la pie 9 V - polycarbonate transparent, finition brillante ; - usinage et perçage très facile ; - dim. du coffret - 141 x 57 x 24 mm ; - dim. du circuit imprime ; 110 x 33 mm (asso pile) ; - dim. du circuit imprime ; 135 x 35 mm (asso pile) ; - dim. du circuit imprime ; 135 x 35 mm (asso pile) ; - dim. du circuit imprime ; 135 x 35 mm (asso pile) ; - dim. du circuit imprime ; - dim. du cir

# **TELEINTERRUPTEUR INFRA-ROUGES 4 CANAUX**



Télécommande 4 canaux par Infra-rouges. Ce téléinterrupteur vous permet par l'intermédiaire de 4 touches de télécommander le fonctionnement d'au moins 4 appareils différents : chaîne HI-FI, ouverture de porte de garage, éclairage extérieur, etc... Si les appareils sont suffisamment éloignés les uns des autres, rien n'interdit d'en commander une douzaine avec ce seul boîtier à 4 touches.

# L'EMETTEUR 33,00 F ou coffret HEILAND HE-222 IR 45,30 F LE RECEPTEUR En option : Boîtier EM 10/05 ...... 114.2229

# **MODULE D'AFFICHAGE LCD**

(Décrit dans E.P. nº 99)



Ce module universel est prévu à l'origine pour équiper l'alimentation de laboratoire - peut remplacer tout galvanomètre continu, analogique de tableau (calibre minimum 200, mV). le calibre voulu se choisit par simple changement d'une résistance - calibres ampéremètres par adjonction d'un shunt (en principe 0,1 ohm) - zèro automatique, polarité automatique - alimentation au choix (régulation incorporée) symétrique ou asymétrique.

L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE

"IGNITRON" HAUTE ENERGIE

**DE SELECTRONIC** 

Notre système utilise les circuits les plus récents développés par les

américains en électronique automobile. Son principal avantage

réside dans l'exploitation maximale des possibilités de la bobine d'allumage. Energie constante et "DWELL" ajusté automatiquement

Grande souplesse du moteur - Nervosité accrue - Réduction de

consommation - Boîtier compact - Idéal pour auto-moto-bateau, etc. Documentation détaillée sur simple demande.

OFFRE SPECIALE 10º ANNIVERSAIRE.

L'IGNITRON fourni avec sa bobine spéciale

LE KIT MODULE LCD (fourni avec

à tous les régimes

vec 114.6550 199,00 F

(Décrit dans E.P. nº 99)

**DMT 5000** 



TRANSISTORMETRE 20.000 POINTS - 4 1/2 Digits. LCD - 10 MΩ

Gammes de mesure V<sub>DC</sub> : de 10uV à 1000 V  $\pm$  0,1% V<sub>AC</sub> : de 10uV à 750 V  $\pm$  0,5% loc : de 10nA à 10 A  $\pm$  0,5% lac : de 10nA à 10 A  $\pm$  0,75%  $\Omega$  : de 0,01  $\Omega$  à 20 M $\Omega \pm$  0,3% Test de continuité (Buzzer) h<sub>FE</sub>: de 0 à 1000

Livré avec housse de transport et

PRIX ANNIVERSAIRE

113.6631 ..... 1350,00 F

DEL'ELECTR

# **TRIPLETT** "2030"

(Décrit dans E.P. nº 100)



MULTIMETRE DE POCHE A CHANGEMENT DE GAMME AUTOMATIQUE 3 1/2 DIGITS

Dimensions: 108 x 56 x 10 mm! Gammes de mesure :

VDC : de 1 mV à 400 V  $\pm$  1,3% · Vac : de 1 mV à 400 V  $\pm$  2,3% ·  $\Omega$  : de 0,1  $\Omega$  à M $\Omega$   $\pm$  1,3%

Test de continuité (Buzzer)

PRIX ANNIVERSAIRE

113,6611..... 299,00 F

# **ALTIMETRE BAROMETRE**

(86110)

# L'IRREMPLACABLE THERMOMETRE LCD

(82156)







# L'ami de l'amateur d'ULM !

Cet appareil de poche et de grande autonomie permet de mesurer jusqu'à 2000 m et 1,2 bar. Affichage LCD 3 1/2 digits

Le kit complet (sans boîtier)

114.6615 ..... 590,00 F

EN OPTION: Boîtier spécial moulé 114.6052 ..... 59,50 F

Le kit Baromètre Altimètre avec son boitier spécial
PRIX ANNIVERSAIRE

113.0094 ..... 595,00 F

Code Postal

NOUVELLE VERSION GRANDE AUTONOMIE. — 55 à + 150 °C. Résolution 0,1 °C (Sans boîtier).

- LE KIT 1 SONDE AVEC SON BOITIER SPECIAL

PRIX ANNIVERSAIRE 113.0089 . . . . 249,00 F

- LE KIT 2 SONDES (1%) AVEC SON BOITIER SPECIAL

PRIX ANNIVERSAIRE

113.0090 ..... 290,00 F

8

# electronic

# **VENTE PAR CORRESPONDANCE:** 11, RUE DE LA CLEF - 59800 LILLE TEL. 20.55.98.98

......113.1595 **399,50** F

Conditions générales de vente par correspondance :
Paiement à la commande : ajouter 28 F pour frais de port et emballage. Franco de port à partir de 600 F • Contreremboursement : Frais d'emballage et de port en sus • ACOMPTE : 20% à la commande.
Nos kits comprennent le circuit imprimé et tous les composants nécessaires à la réalisation, composants de quaitié professionnelle (RTC, COGECO, SIEMENS, PIHER, SFERNICE, SPRAGUE, LCC, etc.), résistances COGECO, condensateurs, ainsi que la face avant et le transformateur d'alimentation si mentionnés. Nos kits sont livrés avec d'alimentation si mentionnés. Nos kits sont livrés avec supports de circuits intégrés.

• Colis hors norme PTT: Expédition en PORT DU.


# **CATALOGUE 86/87** L'OUVRAGE DE REFERENCE DES ELECTRONICIENS Cette nouvelle édition entièrement remaniée comporte 192 pages de composants, de matériels électroniques et d'informations techniques. **DISPONIBLE AU PRIX DE: 12,00 F** Je désire recevoir le catalogue général 86-87 de SELECTRONIC ci-joint 12,00 F en timbres-poste.

# Suite de la page 69.

La figure 8 montre en effet que pour une diode LD 271 dont le demi-angle de rayonnement vaut 28°, on perdra de la puissance si le diamètre de la lentille n'est pas au moins égal à sa focale.

Or, de telles lentilles à la fois fortes et grandes ne sont pas toujours faciles à se procurer à un prix raisonnable.

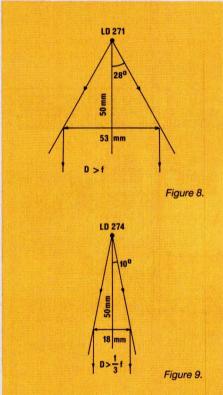
La figure 9 envisage le cas de la LD 274, dont le demi-angle n'est que de 10°: il suffit alors que le diamètre de la lentille soit au moins égal au tiers de sa focale, ce qui est beaucoup plus courant (loupes de toutes sortes).



Le phénomène exploité ici est réversible : tous les rayons qui arrivent sur la lentille parallèlement à son axe optique vont converger au foyer (principe de la loupe allume-feu). Si nous plaçons une diode réceptrice au foyer de la lentille, le gain d'efficacité sera de l'ordre du rapport de la surface de la lentille à celle de la diode : considérable !

En équipant à la fois l'émetteur et le récepteur de lentilles, on augmente énormément la portée de la télécommande : l'auteur a obtenu des résultats convenables jusqu'à 200 mètres!

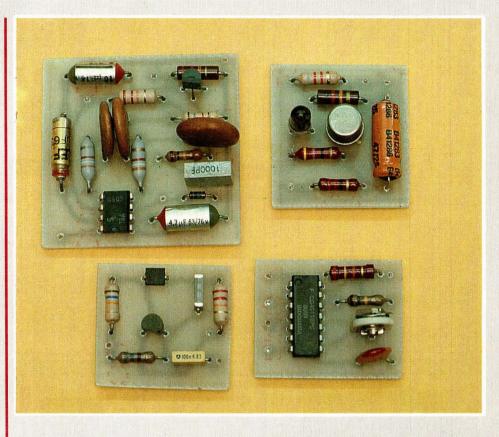Bien évidemment, il ne saurait être question de tenir l'émetteur à la main, car la directivité est extrême, mais des applications




peuvent être trouvées dans le domaine des commandes fixes et des barrières invisibles.

En extérieur, on veillera à ce que le soleil ne puisse jamais se placer face à une lentille : il y a risque de destruction de la diode placée au foyer!

N'hésitez pas, amis lecteurs, à expérimenter longuement autour de ce montage: vous vous familiariserez ainsi progressivement avec les applications électroniques de l'optique.

# Patrick GUEULLE

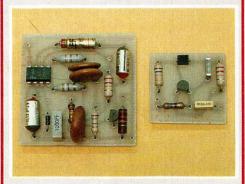

# Nomenclature

# Résistances 10 % 1/2 W sauf mention contraire

 $\begin{array}{l} R_1: \ 2,2 \ k\Omega \\ R_2: \ 12 \ k\Omega \\ R_3: \ 22 \ \Omega \\ R_4: \ 47 \ \Omega \\ R_5: \ 22 \ k\Omega \\ R_6: \ 560 \ k\Omega \\ R_7: \ 560 \ \Omega \end{array}$ 

# Condensateurs chimiques 16 V ou MKH 100 V

C<sub>1</sub>: 47 μF C<sub>2</sub>: 22 nF C<sub>3</sub>: 0,1 μF

# **Transistors**

T<sub>1</sub>: 2N 1711 T<sub>2</sub>: 2N 3819

# **Diodes**

D<sub>1</sub>: LD 271 ou LD 274 D<sub>2</sub>: BP 104

# Un décodeur de Télétexte Multistandard Antiope ANTIPE-MAINTE

CE MAGAZINE EST TERMINE

mais vous pouvez le visionner sur
un poste muni d'un décodeur ANTIOPE.

DEMAIN, A HOUVEAU

INFORMATIONS - LIVRES D'ETE
- PRIX DES DENREES
SUR: - JEUX OLYMPIQUES


usqu'à présent, en France, le Télétexte n'a pas été exploité comme il aurait pu l'être alors que paradoxalement, nous avons, au plan technique, un des meilleurs systèmes qui soit. Sans entrer dans des considérations qui débordent largement du cadre de cette revue, force est reconnaître que la promotion de ce moyen de communication dépend des diffuseurs.

Avec la « libéralisation » qui se met actuellement en place, on peut penser que, grâce à une saine concurrence, la situation actuelle va évoluer.

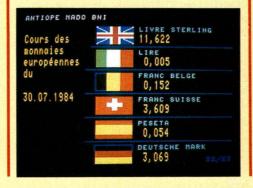De toute façon, il nous semble qu'il est temps d'aborder le sujet parce que nous allons avoir, et avons déjà, accès à une multitude de chaînes qui pourront utiliser le télétexte notamment pour le sous-titrage.









En Europe, il existe deux systèmes : ANTIOPE et CEEFAX. Le décodeur qui vous sera proposé est bistandard et par conséquent capable de traiter les informations transmises selon l'un ou l'autre procédé. Comme à notre habitude, il nous a paru bon, avant de passer à la pratique, d'exposer au préalable les données techniques de façon aussi exhaustive que possible. La réalisation du décodeur suivra dans notre prochain numéro ou sera décalée d'un mois selon la mise en place des composants nécessaires dans le réseau de distribution. Nous remercions la société RTC, qui développe les circuits spécifiques au décodage, d'avoir pris en charge cette étude. Nous donnons par conséquent la parole à MR Guénot, du laboratoire d'applications, tant pour la partie technique qui suit que pour la description à venir.

# TECHNIQUE

# Le Télétexte : qu'est ce que c'est ?

Même si son développement n'est pas très important en France, le Télétexte existe. Mais tout d'abord qu'entend-on par ce vocable des temps modernes ?

L'idée première remonte aux années 70, où le CCETT (Centre Commun Etude et Télécommunications) a étudié un système de diffusion de données par paquets (DIDON), permettant la transmission sur un canal de télévision, d'informations supplémentaires visualisables sur l'écran du récepteur grâce à un décodeur approprié.

Parallèlement les Anglais poursuivaient le même but avec un procédé plus simple, synchrone du balayage. Ainsi Français et Anglais avaient le souci commun d'utiliser au mieux la capacité d'un canal de télévision en affectant certaines lignes restées libres dans l'espace de suppression trame à la transmission d'informations additionnelles.

Ces lignes serviront de support à des informations numériques (caractères alphanumériques et semi-graphiques) destinées à reconstituer une page d'informations sur l'écran du téléviseur, pouvant être affichée à la place de l'image normale. Le télétexte était né. Un nom évocateur en France lui fut donné : ANTIOPE (du nom de la fille du roi de Thèbes dans l'ancienne Egypte) avec la signification : Acquisition Numérique et Télévisualisation d'Images Organisées en Pages d'Ecriture.

En Angleterre il reçut le nom de CEEFAX (BBC) et à cette époque, exploiter ces informations numériques à 6 ou 7 MHz incrustées dans un signal vidéo n'était pas une mince affaire. Il s'agissait d'un concept nouveau et bien entendu aucun composant spécifique n'existait alors. Un décodeur Antiope occupait plusieurs cartes de format 20 x 10 cm et il n'était pas pensable de l'intégrer dans un téléviseur.

Depuis ce temps les circuits intégrés ont opéré comme dans tous les domaines une révolution complète, si bien qu'aujourd'hui un décodeur de télétexte occupe sensiblement la surface d'une enveloppe ordinaire.

# Structure d'un système de télétexte

a figure 1 donne un exemple d'ensemble complet d'émission et de réception de télétexte en mode radiodiffusé.

La partie haute de la figure représente l'équipement d'émission où différentes sources d'information peuvent être transmises sur un même canal de télévision.

Le gérant d'émission (multiplexeur de paquets) vient faire une sélection des différentes sources en tronçonnant l'information par paquets de longueur adéquate pour être émis sur une ligne de télévision fournie par le générateur vidéo.

A chaque paquet est ajouté un préfixe afin de le reconnaître et l'identifier, notamment en lui affectant un numéro de voie, plus communément appelé numéro de magazine. C'est ce numéro qui pourra être choisi côté récepteur par l'utilisateur à partir de son clavier à distance pour obtenir l'information désirée.

La sortie du multiplexeur de paquets vient ensuite moduler une fréquence porteuse (la fréquence du canal TV) qui sera dirigée sur l'antenne d'émission.

La partie basse de la figure 1 nous montre le côté réception où l'on voit le récepteur TV lui



même, ainsi que les différentes parties d'un décodeur de télétexte (intégré ou non au téléviseur).

A partir de la vidéo du téléviseur, les lignes de télétexte sont extraites par le processeur vidéo et fournies à la partie acquisition dont le but est d'opérer la sélection et la mémorisation des informations de la source choisie par l'utilisateur. La partie visualisation se charge du transcodage des codes reçus en vue de les afficher sur le récepteur, en générant à la fois la forme, la couleur du caractère ainsi que la base de temps nécessaire au balayage du téléviseur.

Dans la deuxième partie de cet article, nous vous proposerons la réalisation d'un tel décodeur de télétexte, capable de recevoir indifféremment les services ANTIOPE en usage en France et ceux à la norme CEEFAX diffusés dans la plupart des autres pays Européens.

# Transmission des informations de télétexte

Les informations organisées par paquets sont ordinairement transmises dans l'espace de suppression trame sur les lignes de télévision inutilisées.

La figure 2 représente le détail de la suppression trame dans le système Anglais. A l'origine, 2 lignes étaient réservées au télétexte. Des lignes supplémentaires sont utilisées aujourd'hui afin de réduire le temps d'accès à une page. Néanmoins la fenêtre d'acquisition du télétexte est délémitée par les lignes 7 à 22 dans la première trame\* et par les lignes 320 à 335 dans la deuxième trame.

La figure 3 représente le détail de suppression trame dans le système Français. Les lignes 7 à 15 de la première trame et 320 à 328 de la deuxième trame sont actuellement occupées par la transmission des salves d'identification de trame des signaux de différence de couleur du système SECAM, connues sous le nom de « bouteilles » en raison de la forme de ces signaux.

Les téléviseurs récents fabriqués dès le début des années 80 exploitent les salves de fré-

<sup>\*</sup> Pour rester français, nous appellerons trame une demi-image en balayage entrelacé



une télespectatrice nous communique son avis : « Avec le son stéréophonique, on pourrait presque se croire au cinéma si l'écran ne semblait pas si étroit ». Cette remarque devrait vous inciter à réaliser l'ensemble des deux cartes : démodulation des sous-porteuses à bande étroite version simplifiée de RP nº 469 ou version RP nº 472 et la carte expanseur décrite dans ce numéro. Rappelons que les deux signaux audio constituant la voie stéréo. lorsque la transmission est effectuée via un satellite, subissent un traitement particulier qui permet une réduction notable de l'encombrement.

Le traitement employé dans la majeure partie des cas est le système Wegener que l'on connait sous deux formes : Panda I et Panda II.

Nous commencerons par un bref rappel du procédé, nous poursuivrons par l'étude d'un circuit intégré compresseur expanseur pour finalement aborder la solution retenue : théorie, schéma de principe et réalisation pratique.

Expanseur deux pour son stéréo satellite

P-EL № 473

## Le système Wegener

Pour réduire l'encombrement d'une porteuse modulée en fréquence, il n'y a que deux solutions possibles : réduire la largeur de bande du signal modulant ou réduire l'indice de modulation. Quelle que soit la solution choisie, la qualité du signal BF est réduite, réduction de la bande passante ou réduction du rapport signal sur bruit.

Dans le procédé Wegener, la déviation de fréquence réduite en agissant d'une part sur l'indice de modulation et d'autre part sur l'amplitude du signal BF. Pour les fréquences instantanées, l'écart de fréquence, porteuse au repos — porteuse modulée, est directement proportionnel à l'amplitude du signal modulant.

En comprimant à l'émission la dynamique du signal modulant. on réduit la déviation en fréquence et donc l'encombrement et ceci au détriment de la dynamique. Toutes ces constatations aboutissent naturellement à un système de compression-expan-

A l'émission la dynamique du signal est réduite et permet une diminution de l'encombrement du spectre. A la réception, le signal est expansé pour restituer le message original.

Le principe de la compressionexpansion n'est pas réservé à la

transmission de signaux via satellite. Il existe sous diverses formes, le système Dolby étant une de celles-ci, et le support utilisé pour la transmission peut être quelconque: cuivre, voie hertzienne etc...

En résumé le principe de la compression-expansion consiste. à l'émission, à réduire la dynamique du signal dans un rapport généralement pris à 2 (1 dB en sortie pour 2 dB à l'entrée) et d'effectuer l'opération inverse à la réception. Avis 6162 du CCIT.

La seule originalité du système Wegener réside dans le rapport 3. (1 dB en sortie pour 3 dB à l'entrée). On peut d'ailleurs s'étonner que grâce à cette seule originalité, le procédé ait pu faire l'objet d'une demande de brevet. La séparation du signal en deux bandes de fréquence est déjà employée dans d'autres procédés, et le système Wegener combine : séparation en deux bandes de fréquence et rapport de compression égal à 3.

## Codage à l'émission

Le message original est séparé en deux bandes de fréquence, une bande haute et une bande basse. Les signaux sortant de chaque voie sont comprimés dans un rapport 3. (1 dB en sortie pour 3 dB en entrée).

Le signal modulant la sous-por-

teuse résulte de l'addition des signaux de sortie des compresseurs.

## Décodage à la réception

A la réception, le signal compressé est séparé en deux bandes expansées séparement. Le signal original résulte de l'addition des signaux de sortie des expanseurs. Pratiquement schéma synoptique à adopter est légèrement différent - Figure 3 RP nº 469 — mais le principe fon-

damental ne change pas.

A la sortie de la carte démodulation on recupère le message compressé. Le traitement permettant la restitution du message original fait intervenir un certain nombre de fonctions classiques: additions, soustractions et filtrage. Toutes ces fonctions sont relativement simples et peuvent être réalisées en mettant en œuvre des amplificateurs opérationnels. La fonction expansion ou compression peut aussi être réalisée en associant amplificateurs opérationnels et un élément linéaire ou non caractérisé par une loi R = f(x). Cette loi signifiant que la résistance est fonction d'un paramètre de commande: courant ou tention.

Bien que cette fonction puisse être réalisée à partir de composants élémentaires, il existe de nombreux circuits accomplissant cette fonction et nous avons choisi le circuit RTC (Signetics) NE 570 (ou NE 571), circuit courant, classique et bien distribué.


Ces circuits sont déjà relativement anciens, pour des développements futurs, il faudra s'orienter vers les nouveaux compandeurs NE 575/NE 576.

## Description des compandeurs NE 570

L e vocable compandeur (ou compandor) provient de la compression des deux mots compressor et expandor - compresseur et expanseur.

En associant les sous-ensembles : amplificateur, cellule à gain variable et redresseur, on dispose soit d'un expanseur soit d'un compresseur.

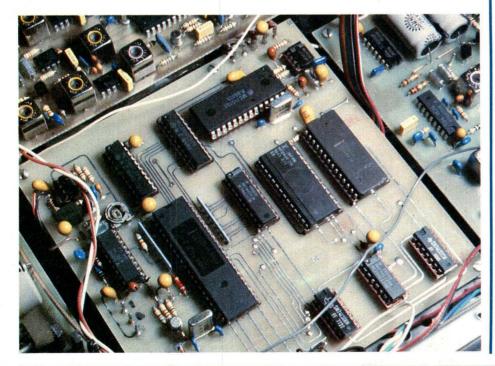
C'est donc l'interconnexion des divers modules qui définit la fonc-



Pour ces raisons, les constructeurs de circuits intégrés regroupent dans un même circuit les différents modules, le travail du concepteur se limite à l'interconnexion la plus judicieuse pour une application particulière.

Le circuit intégré NE 570 (571) étant un double compandor, pour la description du circuit nous ne nous interesserons qu'à une moitié du circuit. Chaque moitié du circuit est composée, comme le montre le schéma de principe de la figure 1, d'un redresseur double alternance, d'une cellule à gain variable, et d'un amplificateur opérationnel accompagné d'un circuit de polarisation.

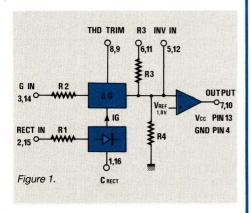Le circuit peut être configuré en expanseur ou en compresseur grâce aux diverses interconnexions et avec un minimum de composants externes.




### Le redresseur

Le redresseur double alternance redresse le courant d'entrée circulant entre la broche d'entrée — broche 2 ou 15 — et un nœud interne polarisé à 1,8 V. Le résultat de cette opération est moyenné par un filtre constitué d'un condensateur connectée entre la broche RECT CAP, broche 1 ou 16, et le zéro électrique.

La tension moyenne résultante contrôle le gain de la cellule à gain variable. Le gain est finalement proportionnel à la valeur moyenne du signal d'entrée. Pour éviter les erreurs dues à un courant d'offset, le couplage d'entrée est capacitif. La seule erreur provient du courant de polarisation interne du redresseur, celui-ci est inférieur à 100 nA.

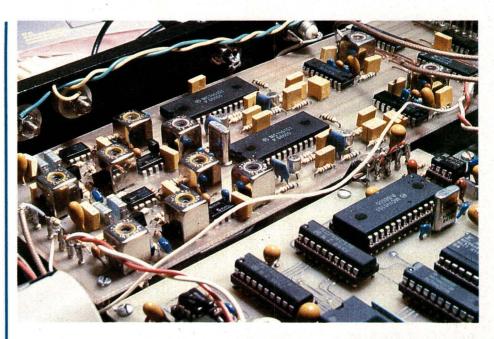La vitesse à laquelle le gain évolue en suivant les évolutions du signal d'entrée est déterminée



par la valeur du condensateur RECT CAP.

Une faible capacité donne une réponse rapide mais ne filtre pas complètement les signaux à haute fréquence. Toute ondulation sur le signal de commande du gain, module le signal traversant la cellule à gain variable. Pour une application en compresseur ou expanseur, ceci se traduit par une distorsion par harmonique d'ordre 3. Ainsi, on doit choisir le meilleur compromis entre le temps de réponse et la distorsion.

Pour un échelon de niveau à l'entrée, la valeur du gain s'exprime par la relation :

 $G(t) = (Ginitial - Gfinal) e^{-t/\tau} + Gfinal$ 

Dans cette relation:

 $\tau = R \cdot C_{RECT}$ 

R est une résistance interne de  $10~k\Omega$  et Crect vaut en général  $1~\mu F$ . Ces deux valeurs impliquent  $\tau=10~ms$ .

## Cellule à gain variable

La cellule à gain variable fonctionne en courant et le rapport du courant entrant au courant sortant est commandé par le redresseur.

Pour des couplages d'entrée capacitifs, les équations suivantes sont valables :

$$I_{IN} = \frac{V_{IN} - V_{REF}}{R_2}$$

La cellule à gain variable est associée à un circuit de compensation en température qui élimine la distorsion par harmoniques impairs.

La distorsion par harmoniques pairs n'est pas éliminée et est seulement due aux offsets de tension.

L'entrée THD TRIM — broche 8 ou 9 — est une entrée d'injection d'un courant externe, celui-ci élimine les offsets et donc la distorsion

## L'amplificateur opérationnel

L'amplificateur opérationnel est compensé de manière interne, l'entrée non inverseuse est reliée à + VREF et l'entrée inverseuse connectée à la sortie de la cellule à gain variable et sur une des broches du circuit — broches 5 ou 12.

Une résistance R<sub>3</sub> est connectée entre l'entrée inverseuse et une broche du circuit — broche 6 ou 11 — et permet de configurer simplement les modules en compresseur ou expanseur sans autre composant supplémentaire.

L'étage de sortie est capable de délivrer  $\pm$  20 mA. Le niveau maximal de sortie atteint 3,5  $V_{RMS}$  sur une charge de 300  $\Omega$ , ce qui correspond à  $\pm$  13 dBm.

Un circuit de référence à transistor délivre une tension stable en température à tous les étages: tension d'alimentation régulée pour le redresseur et la cellule à gain variable.


## REALISATION

Les performances typiques du circuit sont représentées à la figure 2. Configuré en compresseur, la dynamique d'entrée atteind 100 dB, le signal est comprimé dans un rapport 1/2 qui réduit la dynamique en sortie à 50 dB.

Configuré en expanseur, pour une dynamique d'entrée de 50 dB et un facteur d'expansion de 2, la dynamique de sortie vaut 100 dB.

D'un point de vue mathématique, l'expansion par deux correspond à l'élévation au carré de l'amplitude du signal d'entrée, la compression à la racine carrée de l'amplitude du signal d'entrée. De la même manière, pour l'ordre 3 on aurait, pour la compression x transformé en x puissance 1/3 et pour l'opération inverse, l'expansion: x transformé en x puissance 3.

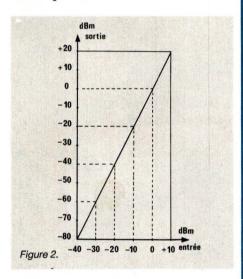A l'origine le circuit NE 570 a été conçu pour les applications téléphoniques où les caractéristiques sont beaucoup moins sévères que celles requises pour mériter le qualificatif HIFI.




Dans les applications téléphoniques, plusieurs lignes sont mul-



tiplexées et l'on utilise un seul média pour le transport de plusieurs communications. Dans ce cas, le rapport signal sur bruit se dégrade et l'on emploie la technique de compression expansion pour limiter les dégâts. La figure 3 indique que le signal est comprimé à l'émission et expansé à la réception. Le schéma de la figure 4 montre que le circuit se configure simplement en expanseur en connectant la sortie de l'amplificateur opérationnel à la broche d'entrée R<sub>3</sub> (6,11).

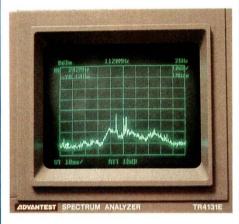Le signal d'entrée est appliqué à l'entrée du redresseur et de la cellule à gain variable. Le gain est donc directement proportionnel à la valeur moyenne de la tension d'entrée. Lorsque le niveau d'entrée chute de 6 dB, le gain chute de 6 dB et le niveau de sortie chute de 12 dB. La valeur exacte du gain G est donnée par l'expression :




 $\begin{aligned} G &= 2~R_3~V_{\text{e moy}} \, / \, R_1~R_2~I_B \\ o\grave{u}~I_B &= 140~\mu A. \end{aligned}$ 

Le circuit NE 570 accepte un niveau d'entrée maximal de 3 V. Le courant d'entrée maximal du redresseur vaut dans cette condition, si  $R_1=10~k\Omega$ , 300  $\mu A$ . Pour la cellule à gain variable, comme pour le redresseur, le courant d'entrée doit être limité à environ 140  $\mu A$ .

Si l'on désire traiter des signaux dont l'amplitude excède 2,8 V crête à crête, les résistances R<sub>1</sub> et R<sub>2</sub> seront calculées en conséquence.

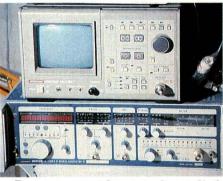Au détriment de la précision du circuit pour les faibles niveaux d'entrée, le schéma peut être simplifié en utilisant un seul condensateur de liaison. Par exemple CIN 2 est supprimé et l'extrémité libre de R<sub>1</sub> connectée au point commun CIN 1 - R<sub>2</sub>.



Dans ce cas, les tensions d'offset sont telles qu'un faible courant circule de l'entrée de la cellule à gain variable vers l'entrée du redresseur. Ce faible courant perturbe le fonctionnement du redresseur, le facteur d'expansion n'est plus constant sur toute la plage d'entrée.

La sortie de l'amplificateur opérationnel intégré est à un potentiel continu fonction de la tension de référence V<sub>ref</sub> et des résistances R<sub>3</sub> et R<sub>4</sub>. La valeur de cette tension de sortie est donnée par

la relation:


 $V_{\text{OUT DC}} = (1 + R_3/R_4) \cdot V_{\text{ref}}$ Avec les valeurs typiques  $R_3 =$  $20 \text{ k}\Omega$ ,  $R_4 = 30 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{ref} = 1.8 \text{ V}$ , on obtient Vour DC = 3,0 V. Ce point de polarisation est approprié lorsque la tension d'alimentation vaut 6 V. Pour des tension d'alimentation supérieures, le point de polarisation doit être modifié en shuntant les résistances R3 et R4 de manière à ce que la sortie de l'amplificateur prenne la valeur Valim/2. Pour une tension d'alimentation de 12 V, la résistance R4 de 30 kΩ doit être shuntée par une résistance de 12 k $\Omega$ , dans ce cas  $V_{OUTDC} = 6.0 \text{ V}$ .

Les résistances  $R_1$  et  $R_2$  sont alors calculées en fonction des niveaux d'entrée à traiter.
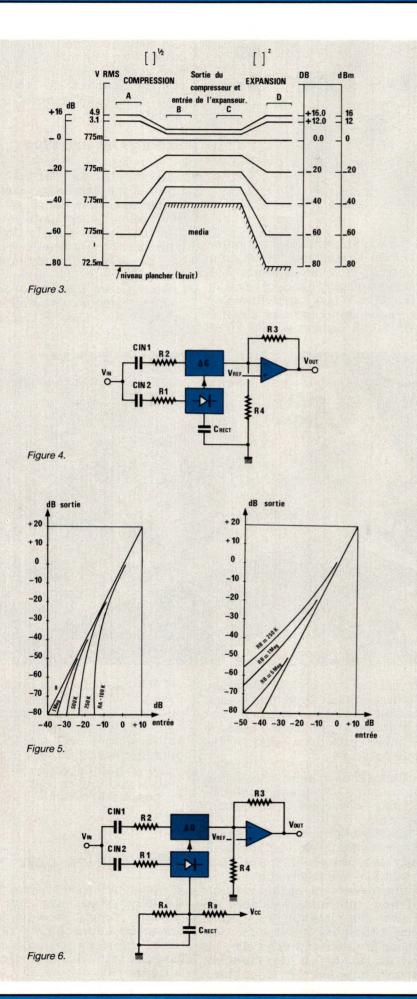
## Erreurs sur le facteur d'expansion en présence des faibles niveaux

Le facteur d'expansion 2 ou compression 1/2 est assuré pour de très faibles niveaux d'entrée. La seule erreur entachant le rapport est due au courant de polarisation du redresseur double alternance qui vaut environ 100 nA.

L'erreur due à ce courant peut être estimée. Pour un courant instantané maximal de  $\pm$  200  $\mu A$  le courant moyen vaut 127  $\mu A$ . Lors-





que le courant d'entrée vaut  $1 \mu A$  le courant de polarisation produit une erreur de 10 % soit une erreur de 1 dB pour un niveau situé à  $20 \log 127/1 = 42 dB$  sous le niveau maximal d'entrée.

Les courbes de la **figure 5** se rapportent au schéma de principe de la **figure 6** et montrent de quelle manière il est possible de modifier la fonction de transfert en disposant soit une résistance RA soit une résistance RB. L'une ou l'autre de ces résistances est en service mais jamais les deux simultanément.

Les courbes de la figure 5 montrent que la résistance  $R_A$  augmente le rapport de transfert x en expanseur ou 1/x en compresseur pour les faibles niveaux d'entrée. Lorsque  $R_A$  vaut  $300~k\Omega$ , x vaut 3 pour des niveaux d'entrée d'expanseur compris entre - 30 et - 20 dB. Le rapport tend vers 2 pour les niveaux d'entrée élevés et tend vers l'infini lorsque  $R_A$  tend vers 0 ( $R_A$  = 100~K).

L'effet inverse est obtenu avec la résistance R<sub>B</sub>.

## Remarque sur l'amplificateur opérationnel intégré

Pour des applications HIFI, l'amplificateur intégré est quasiment inutilisable et le constructeur suggère l'emploi d'amplificateurs intégrés plus performants



## REALISATION

comme le NE 5534, slew rate plus élevé, plus faible bruit. Celui-ci peut être alimenté en + et - ou simplement entre 0 et + V.

Dans le cas d'un AOP externe l'entrée non inverseuse est polarisée à environ 1,8 V, la broche THD TRIM étant à ce niveau, elle polarise l'AOP soit directement soit par le truchement d'un réseau RC. L'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel est connectée à l'entrée inverseuse de l'ampli interne.

L'amplificateur opérationnel externe est surtout nécessaire dans le cas des expanseurs où la dynamique de sortie est importante.

## Temps de réponse

Le temps de réponse du circuit, dans un premier temps noté  $\tau = R_1 \cdot C_{\text{RECT}} \text{ vaut en fait : } \\ \tau = (R_1 + 2 \cdot 26/I_{\text{RECT}}) \cdot C_{\text{RECT}} \\ \text{où } R_1 = 10 \text{ k}\Omega, C_{\text{RECT}} = 1 \text{ } \mu\text{F généralement et } I_{\text{RECT}} \text{ est exprimé en mA. Lorsque le niveau d'entrée passe de 0 dBm à <math display="inline">-$  30 dBm, la constante de temps  $\tau$  augmente d'un facteur 3.

Cette anomalie peut être éliminée en utilisant, à la place de CRECT, un circuit actif équipé de deux AOP. Nous découvrirons ce circuit dans le schéma de principe final.


En général les systèmes compresseur-expanseur simples sont sujets à des pompages plus ou moins importants et plus ou moins gênants; ce défaut peut être éliminé ou atténué en plaçant un réseau de préaccentuation dans le compresseur et un réseau de désaccentuation complémentaire dans l'expanseur.

Le schéma de la figure 7 donne le synoptique d'un tel expanseur, les réseaux de désaccentuation sont placés à l'entrée, entre l'entrée et l'entrée du redresseur et à la sortie, en contre-réaction sur l'amplificateur opérationnel.

## La solution retenue

Une estimation rapide montre qu'il faut environ 12 circuits intégrés pour réaliser la fonction Wegener conformément au synoptique de la figure 3 n° 469. Ce qui porte à 24 le nombre de circuits pour les deux voies.

Dans un premier temps nous

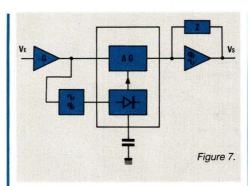


avons expérimenté le fonctionnement de l'expanseur et du compresseur dans les rapports 3 et 1/3, en utilisant les deux moitiés d'un NE 570. Le fonctionnement de l'expanseur est très satisfaisant, 30 dB en sortie pour 10 dB une réalisation de faible coût. En outre, ces expanseurs pourront être avantageusement employés pour la réception de Telecom IB mais nous reviendrons sur ce chapitre.
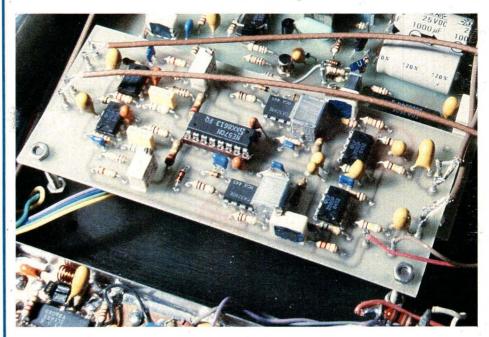
## Schéma de principe

Le schéma de principe de la **figure 8** représente le schéma de l'expanseur par deux pour les deux voies. Le signal de sortie en provenance de la carte démodulation est à un niveau faible et il est préalablement amplifié par IC<sub>2</sub> ou IC<sub>3</sub>.

 $R_{13}$  -  $C_7$  et  $R_{29}$  -  $C_{13}$  sont les cellules de désaccentuation, les produits  $R_{13}$  -  $C_7$  et  $R_{29}$  -  $C_{13}$  sont identiques.



en entrée sur une large plage d'entrée, mais ne donne aucun résultat valable lorsqu'il est directement connectée à la sortie BF de la carte démodulation des sous-porteuses.

Nous avons ensuite effectué un retour à une solution intermédiaire : expanseur par 2, désaccentuation.


Effectivement en l'absence de normalisation, l'investissement dans une carte compliquée nous a semblé déraisonnable. Nous avons finalement opté pour une solution intermédiaire dont le schéma de principe est représenté à la figure 8. Cette solution est intéressante puisqu'elle ne met en jeu qu'un minimum de circuits intégrés: 7, c'est donc

Pour améliorer les performances, on utilise un amplificateur opérationnel externe, et un circuit de filtrage actif construit autour d'un double amplificateur opérationnel CA 3240.

Le potentiomètre  $R_7$  règle l'offset continu en sortie : 6 V et  $R_{17}$  permet de minimiser la distorsion.
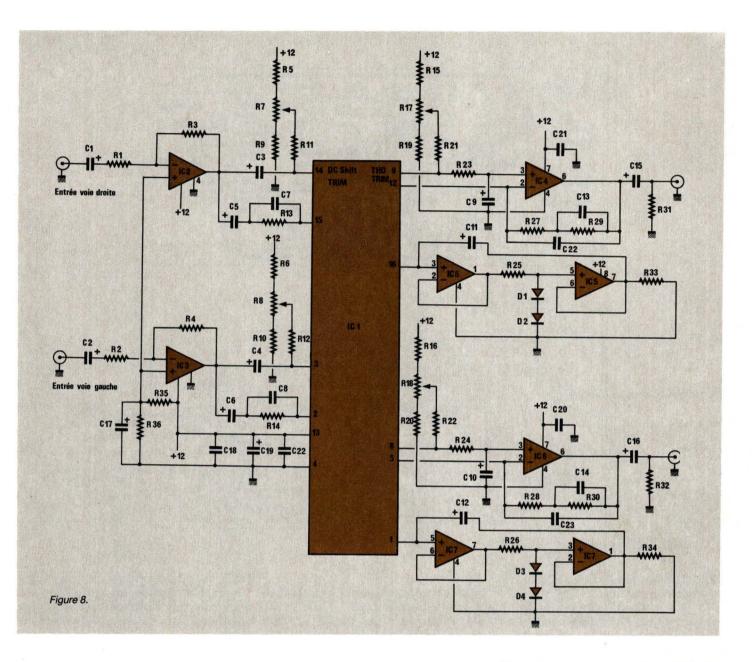
## Réalisation pratique

L'ensemble des composants prend place sur une carte imprimé simple face de faibles dimensions dont le tracé des pistes est représenté à la figure 9 et l'implantation des composants à la figure 10.



Le circuit fonctionne dès la dernière soudure effectuée, même si les potentiomètres ajustables ne sont pas convenablement réglés.

Veillez à la bonne orientation des condensateurs de liaison C₃ et C₅ puis C₄ et C₆. Ceux-ci étant du type tantale goutte ont un important courant de fuite lorsqu'ils sont placés à l'envers. Dans ce cas, les courants d'entrée sont tels que la loi d'expansion par deux est faussée pour les faibles niveaux.

Ajuster R<sub>7</sub> et R<sub>8</sub> pour avoir 6,0 V sur les sorties des AOP IC<sub>4</sub> et IC<sub>6</sub>. Régler R<sub>17</sub> et R<sub>18</sub> pour des niveaux d'entrée maximum, et un écrêtage symétrique.

La loi d'expansion par deux peut finalement être vérifiée. Il est bon pour cette manipulation de disposer d'un générateur ayant un atténuateur de sortie par bonds de 10 dB et d'un voltmètre efficace avec conversion lin-log permettant la lecture directe en dB. A l'entrée chaque variation de 10 dB se traduit par une variation de 20 dB en sortie.

La carte est finalement disposée à l'intérieur du rack ESM 1 unité, et les diverses photos montrent qu'il n'est plus possible d'envisager une extension quelconque.

Comme nous l'avons signalé au début de cet article, les signaux de sortie des expanseurs sont envoyés vers les entrées d'un amplificateur pilotant deux enceintes placées de part et d'autre du récepteur TV. L'effet est particulièrement réussi pour les

films à grand spectacle :combats intersidéraux et explosions en tous genres...

Noter toutefois que l'on ne colle pas tout à fait au codage effectué à l'émission et que le résultat est quelquefois désagréable lorsqu'un commentateur sportif est quelque peu exhalté...

Signalons pour finir que l'on trouve sur CNN une transmission de données probablement à 9600 bauds, que le signal de sortie est très propre et qu'un simple PLL genre 566 doit suffire pour démoduler l'information FSK.

## A propos de Telecom IB

La réception de Telecom IB devient de plus en plus interessante. La réception est possible

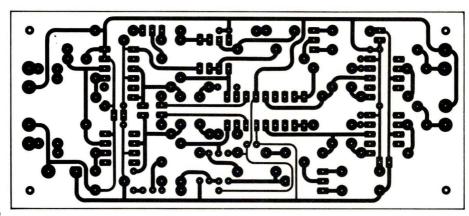


Figure 9.

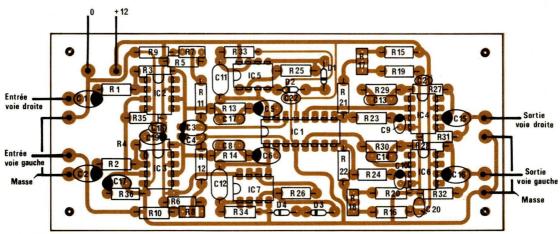


Figure 10.

avec une antenne parabolique de 90 cm voire moins.

Il est probable que les cinquième et sixième chaines Françaises seront transmises en clair. Ceci devrait interesser bon nombre de télespectateurs se plaignant de mauvaise réception ou plus simplement, de l'absence totale de réception due évidemment à l'absence de réémetteurs locaux. Sachez en outre que Canal J est transmis par ce satellite.

Si vous ne comprenez pas un traitre mot d'anglais, la réception des émissions transmises par satellite vous intéresse aussi et nous aurons peut être l'occasion de revenir sur ce sujet si vous êtes suffisamment nombreux à en faire la demande.

L'outdoor unit est peu encombrante : parabole de 90 cm au maximum. L'indoor unit, grâce au plan de fréquences parfaitement défini, peut être extrêmement simplifiée : synthétiseur associé à une PROM et sélection d'un

canal parmi 6.

La transmission s'effectue dans la bande 12,5 - 12,75 MHz. Cette largeur de bande réduite nous permettrait le réemploi des modules Astec et leur donnerait un nouvel intérêt.

Le récepteur devrait être équipé de modules son accordables permettant la sélection de la voie audio accompagnant le message vidéo ou la voie audio stéréophonique: Radio FM accompagnée d'expanseurs tels ceux décrits dans ce numéro.

Si une telle réalisation vous intéresse, à vos plumes !

## A propos des programmes d'Intelsat

La chaîne Anglaise Première depuis le premier Février 1987 interdit la publication de ses grilles de programmes dans l'intéressante revue: Satellite TV Europe.

En fait ceux-ci ayant depuis

longtemps envisagé le cryptage sont confrontés au problème de la non disponibilité des circuits intégrés nécessaires à la réalisation en série de décodeurs CMAC.

Fair play, no, Business is Business.

#### François de DIEULEVEULT



## Nomenclature

Résistance 1/4 W - 5 %  R1: 100 kΩ R2: 100 kΩ R3: 560 kΩ R4: 560 kΩ R5: 120 kΩ R6: 120 kΩ R7: 47 kΩ ajust. R8: 47 kΩ ajust. R9: 22 kΩ R10: 22 kΩ R11: 220 kΩ R12: 220 kΩ R13: 33 kΩ R14: 33 kΩ R15: 120 kΩ R16: 120 kΩ R17: 22 kΩ	$\begin{array}{l} R_{18}: 22 \ k\Omega \ ajust. \\ R_{19}: 10 \ k\Omega \\ R_{20}: 10 \ k\Omega \\ R_{21}: 220 \ k\Omega \\ R_{22}: 220 \ k\Omega \\ R_{23}: 1 \ k\Omega \\ R_{24}: 1 \ k\Omega \\ R_{25}: 1 \ k\Omega \\ R_{26}: 1 \ k\Omega \\ R_{26}: 1 \ k\Omega \\ R_{27}: 22 \ k\Omega \\ R_{28}: 22 \ k\Omega \\ R_{29}: 68 \ k\Omega \\ R_{30}: 68 \ k\Omega \\ R_{31}: 10 \ k\Omega \\ R_{32}: 10 \ k\Omega \\ R_{33}: 1 \ k\Omega \\ R_{34}: 1 \ k\Omega \\ R_{35}: 10 \ k\Omega \\ R_{36}: 10 \ k\Omega \\ R_{36}: 10 \ k\Omega \\ R_{36}: 10 \ k\Omega \\ \end{array}$	Condensateurs  C1: 10 $\mu$ F, 16 V  C2: 10 $\mu$ F, 16 V  C3: 1 $\mu$ F, 16 V  C4: 1 $\mu$ F, 16 V  C5: 0,47 $\mu$ F, 16 V  C6: 0,47 $\mu$ F, 16 V  C7: 10 nF, X7R  C8: 10 nF, X7R  C9: 1 $\mu$ F, 16 V  C10: 1 $\mu$ F, 16 V  C11: 1 $\mu$ F, MKH  C12: 1 $\mu$ F, MKH  C13: 1,5 nF  C14: 1,5 nF  C15: 10 $\mu$ F, 16 V  C16: 10 $\mu$ F, 16 V	C <sub>18</sub> : 10 nF C <sub>19</sub> : 47 µF, 16 V C <sub>20</sub> : 0,1 µF C <sub>21</sub> : 0,1 µF C <sub>22</sub> : 22 pF C <sub>23</sub> : 22 pF C <sub>23</sub> : 22 pF  Circuits intégrés IC <sub>1</sub> : NE 570 (571) IC <sub>2</sub> : LF 356 IC <sub>3</sub> : LF 356 IC <sub>4</sub> : LF 356 IC <sub>5</sub> : CA 3240 IC <sub>6</sub> : LF 356 IC <sub>7</sub> : CA 3240 Diodes D <sub>1</sub> : 1N 4148 D <sub>3</sub> : 1N 4148 D <sub>2</sub> : 1N 4148 D <sub>4</sub> : 1N 4148
---	--	--	--

## INFOS

## De nouveaux titres et rééditions à la Librairie Technique de Texas Instruments

MS 320C25 User's Guide 1986: manuel de base pour les concepteurs travaillant sur le traitement numérique de signal dans les télécommunications, les modems, le traitement de la parole et des images, l'instrumentation et le calcul numérique. Description complète et mise en œuvre du nouveau circuit DSP CMOS TMS 320C25: architecture, fonctionnement, assembleur, applications logiciel et hardware, macro-instructions, éditeur. Cet ouvrage contient aussi les fiches techniques des TMS 32020 et TMS 320C10. Prix: 158 F TTC franco

Linear and Interface Circuits Applications: pour les concepteurs et les étudiants, deux manuels d'application des circuits analogiques, en particulier dans les technologies LinCMOS et BIDFET.

Volume1: amplificateurs opérationnels, comparateurs, timers, régulateurs de tension, alimentations à découpage ou série.

Volume 2 : circuits de ligne (télécom, ordinateurs), commandes

d'affichage pour écrans plats, commandes de périphériques. Prix: **90 F** TTC franco le volume.

Un volume 3 sur les convertisseurs AN est en cours de produc-

Linear Circuits Data Book 1986: réédition avec remise à jour, 864 pages. Données complètes sur tous les composants linéaires de TI: amplificateurs opérationnels, comparateurs, régulateurs, alimentations, commutation de puissance, circuits à effet Hall, miroirs de courant, contrôleurs de disque, temporisateurs, convertisseurs AN/NA, commutation analogique. Cet

ouvrage comporte les circuits dans les technologies les plus récentes: LinCMOS et BIDFET, ainsi que les références des boîtiers pour le montage en surface (SMT). Prix: 149 F TTC franco.

Interface Circuits Data Book 1986: sur 944 pages, tous les circuits d'interface de TI: commandes de périphériques, de lignes, de circuits MOS, de mémoires, d'affichage et d'amplificateurs. Prix: 180 F TTC franco.

Librairie Parisienne de la Radio 43, rue de Dunkerque 75010 Paris



Vente exclusive sur commande ou correspondance Renseignements : de 10 h à 19 h.

Administration acceptée, paiment différé

## H.B. SYSTEMES

64, rue de Charonne, 75011 PARIS

Tarif unitaire pouvant varier sans préavis

REMISE 10 % pour 1 500 F et +

15 % pour 4 000 F et +

20 % pour 13 000 F et +

CONDITIONS DE VENTE

Prix T.T.C. commande minimum 200 F Port gratuit à partir de 1 000 F d'achat

PAIEMEI	TV	1	V I	LA	C	0	M	M	AI	VI.	DE	
— Forfait port												20 F

74 LS	74 LS	74 F	C. MOS	MICROS	LINEAIRES	LINEAIRES	TANTALE GOUTTE
00 2,30 F 01 2,30 F 02 2,30 F 03 2,30 F 04 2,30 F 05 2,30 F 08 2,30 F 09 2,90 F 10 2,90 F 11 2,90 F 13 2,90 F 14 4,80 F 20 2,90 F	279 5,20 F 280 8,80 F 283 5,60 F 293 6,70 F 324 8,50 F 363 4,80 F 365 5,00 F 367 2,30 F 368 5,00 F 374 8,60 F 374 8,60 F 378 8,20 F	138 8,20 F 139 8,20 F 151 8,30 F 153 8,30 F 157 8,30 F 160 16,00 F 161 16,00 F 162 17,00 F 163 17,00 F 174 8,80 F 175 8,80 F 240 15,00 F	4077 2,60 F 4078 2,60 F 4081 2,60 F 4082 2,60 F 4085 3,80 F 4086 6,70 F 4089 6,80 F 4094 6,50 F 4094 6,50 F 4095 10,00 F 4096 10,00 F 4097 18,00 F 4099 7,50 F	EF 6800 P 34,00 F EF 6802 P 38,00 F EF 6802 P 45,00 F EF 68802 P 48,00 F EF 6803 P 56,00 F EF 6803 P 44,00 F EF 6808 P 64,00 F EF 6810 P 15,00 F EF 6810 P 15,00 F EF 6821 P 24,00 F EF 68821 P 24,00 F EF 68821 P 26,00 F EF 68821 P 36,00 F EF 68850 P 35,00 F EF 6850 P 35,00 F EF 6850 P 35,00 F	L 200 10,30 F LF 353 7,60 F LF 356 7,00 F LF 357 7,00 F LM 301 3,90 F LM 308 6,80 F LM 311 4,60 F LM 317 T 7,80 F LM 318 H 16,00 F LM 318 H 16,00 F LM 319 12,40 F LM 324 4,00 F LM 334 Z 10,00 F LM 334 Z 10,00 F LM 335 Z 12,00 F	S 576 38,00 F  SAB 0600 32,00 F  SAB 0601 32,00 F  SAB 0602 44,00 F  SAS 560 S 28,00 F  SAS 570 S 28,00 F  SFC 2861 9,00 F  SO 42 P 21,00 F  TCA 660 B 32,00 F	4,7 uF 2,40 F 6,8 uF 2,40 F 10 uF 3,20 F 15 uF 3,20 F 22 uF 3,20 F 47 uF 6,80 F 68 uF 6,80 F CONDENSATEURS
22 2,90 F 27 2,90 F 28 2,90 F 30 2,90 F 30 2,90 F 32 2,90 F 33 2,90 F 37 2,90 F 40 2,90 F 42 4,50 F 47 6,80 F 48 6,80 F 49 9,80 F 51 2,90 F 73 3,40 F 74 3,40 F 75 3,90 F 86 2,80 F 90 4,50 F 93 4,50 F 95 4,90 F 107 3,50 F	393	4000 . 2,50 F 4001 . 2,50 F 4002 . 2,50 F 4006 . 6,00 F 4007 . 2,50 F 4008 . 2,50 F 4010 . 2,50 F 4011 . 2,50 F 4011 . 2,50 F 4012 . 2,50 F 4014 . 5,00 F 4015 . 5,00 F 4017 . 5,50 F 4018 . 5,00 F 4019 . 5,00 F 4020 . 5,00 F 4021 . 5,00 F 4022 . 5,00 F 4023 . 5,00 F 4024 . 5,00 F 4025 . 5,00 F 4024 . 5,00 F	4502 6,40 F 4503 4,80 F 4504 14,00 F 4508 14,50 F 4510 5,50 F 4511 6,00 F 4512 5,80 F 4515 14,20 F 4516 6,00 F 4516 6,00 F 4520 6,00 F 4520 6,00 F 4520 6,00 F 4528 9,00 F 4538 7,50 F 4538 7,50 F 4539 7,50 F 4555 7,00 F 4584 5,00 F 4585 7,00 F 40106 3,20 F 40114 5,60 F 40174 6,40 F	EFB 7910 PL 145,00 F EF 9345 P 145,00 F MC 1488 P 5,60 F MC 1489 P 5,60 F  CPU A 32,00 F PIO A 36,00 F CTC A 36,00 F CTC A 36,00 F DMAC A 180,00 F SIO A 88,00 F 6502A 58,00 F 6522A 59,00 F 6532A 145,00 F 6532A 145,00 F 8086 2 35,00 F 8086 D2 35,00 F 8086 D2 120,00 F 8088 D 70,00 F	LM 336 Z 12,00 F LM 336 Z 12,00 F LM 339 4,80 F LM 349 9,00 F LM 380 N8 16,00 F LM 380 N14 18,00 F LM 380 N14 18,00 F LM 393 4,20 F LM 709 4,20 F LM 723 4,60 F LM 747 5,80 F LM 748 4,40 F LM 749 C LM 744 C LM 749 C LM 749 C LM 744 C LM 749 C LM 744 C LM 744 C LM 749 C LM 744 C LM	UA 776 8,80 F UAA 170 19,20 F UAA 180 20,80 F  TRANSISTORS  2N 2222 1,80 F 2N 2905 2,60 F 2N 2907 1,80 F 2N 3055 8,80 F 2N 3055 8,80 F 2N 3904 1,20 F 2N 3906 1,20 F 2N 3906 1,20 F 8C 237 0,80 F BC 237 0,80 F BC 237 0,80 F BC 308 0,80 F BC 308 0,80 F BC 308 0,80 F BC 308 0,80 F BC 347 B 0,80 F BC 547 B 0,80 F BC 547 B 0,80 F BC 548 B 0,80 F BC 548 B 0,80 F BC 548 B 0,80 F	Tension 16 V 33 uF 0,90 F 47 uF 0,90 F 100 uF 1,00 F 220 uF 1,20 F 330 uF 1,40 F 1000 uF 3,00 F 2200 uF 5,60 F 4700 uF 8,20 F Tens 25 V 63 V 22 uF 0,90 F 1,00 F 33 uF 0,90 F 1,20 F 470 uF 1,00 F 220 uF 1,00 F 2,00 F 33 uF 0,90 F 1,40 F 100 uF 1,00 F 2,00 F 330 uF 2,00 F 3,40 F 330 uF 2,00 F 4,30 F 470 uF 2,60 F 6,40 F 1000 uF 3,20 F 1,40 F 2200 uF 1,60 F 3,40 F 2200 uF 1,60 F 3,20 F 470 uF 2,60 F 6,40 F 2200 uF 7,80 F 2,200 F 470 uF 10,60 F 32,40 F
113 3,80 F 123 2,90 F 124 6,00 F 125 2,50 F 126 2,50 F 138 5,00 F 139 5,00 F 153 5,00 F 156 5,20 F 157 5,20 F 158 6,00 F 161 6,00 F 161 6,00 F 163 6,00 F 164 6,00 F 165 7,60 F 166 8,00 F	74 HC  74 HC  00 3,20 F 02 3,20 F 08 3,20 F 10 3,20 F 14 4,80 F 32 3,20 F 32 3,20 F 33 3,20 F 34 3,80 F 55 5,00 F 85 6,40 F 86 4,00 F 157 5,60 F	4026 4,00 F 4027 4,00 F 4028 5,00 F 4029 5,00 F 4030 3,00 F 4031 10,00 F 4032 7,00 F 4033 11,00 F 4035 6,00 F 4038 7,00 F 4040 5,00 F 4040 5,00 F 4044 5,00 F 4044 5,00 F 4045 5,00 F 4046 6,00 F 4046 6,00 F	T0 220  POSITIF  7805	8212 34,00 F 8216 50,00 F 8224 24,00 F 8228 48,00 F 8237 AC5 110,00 F 8238 48,00 F 8243 C 42,00 F 8250 210,00 F 8251 AFC 44,00 F 8255 AC2 48,00 F 8255 AC2 44,00 F 8255 AC2 44,00 F 8257 C5 66,00 F 8259 58,00 F 8279 119,00 F 8202 A 28,00 F UPD 8789 H 120,00 F  QUARTZ  1.8432 Mhz 28,00 F 2.4576 Mhz 24,00 F 2.4576 Mhz 24,00 F 3.2768 Mhz 24,00 F	NE 5060 1,500 F NE 5057 12,80 F NE 5057 12,80 F NE 50532 26,00 F NE 50534 17,80 F CA 3130 E 15,00 F CA 3140 E 15,00 F CA 3161 E 14,40 F CA 3162 E 64,00 F TBA 120 S 9,00 F TBA 810 S 8,80 F TBA 820 7,80 F TBA 920 9,40 F TBA 920 9,80 F TBA 970 S 38,00 F	BC 558 B	Insertion
174 5,40 F 175 5,40 F 181 18,00 F 190 9,00 F 191 6,80 F 192 8,40 F 193 6,80 F 194 6,80 F 195 6,80 F 197 6,80 F 240 8,40 F 241 8,40 F 243 8,20 F 244 8,40 F 245 9,40 F 247 7,40 F 253 5,20 F	174	4048 4,00 F 4049 4,40 F 4050 4,20 F 4051 5,80 F 4052 5,80 F 4053 5,80 F 4055 4,60 F 4056 4,60 F 4060 5,80 F 4066 4,20 F 4066 4,20 F 4067 17,20 F 4068 2,90 F 4070 2,90 F 4071 2,90 F 4071 2,90 F	7815 . 15,80 F  MEMOIRES  2716 . 35 F 2732 . 45 F 27764 . 36 F 27128 . 42 F 27256 . 54 F  150 ns 4116 . 14,00 F 4164 . 16,00 F 41256 . 28,00 F  120 ns 4164 . 25,00 F 41256 . 35,00 F	3,5795 Mhz 14,00 F 4,0000 Mhz 14,00 F 4,0960 Mhz 14,00 F 6,0000 Mhz 14,00 F 6,5536 Mhz 14,00 F 8,0000 Mhz 14,00 F 10,0000 Mhz 14,00 F 10,0000 Mhz 14,00 F 10,0000 Mhz 14,00 F 12,0000 Mhz 14,00 F 12,0000 Mhz 14,00 F 12,0000 Mhz 14,00 F 15,0000 Mhz 14,00 F 32,7680 Mhz 14,00 F	TDA 1011 12,80 F TDA 1034 17,80 F TDA 2593 15,00 F TDA 2576 A 36,00 F TDA 2595 26,00 F TDA 7000 22,00 F TIL 111 5,80 F TL 71 5,20 F TL 72 6,00 F TL 74 10,40 F TL 81 5,20 F TL 82 6,00 F TL 431 10,20 F TL 497 5,60 F	1N 4004 0,50 F 1N 4007 0,50 F 1N 4007 0,50 F 1N 4151 0,60 F AA 119 2,40 F BB 105G 7,00 F  TANTALE GOUTTE  TENSION 35 V  0,1 uF 1,20 F 0,15 uF 1,20 F 0,22 uF 1,20 F 0,33 uF 1,20 F	Tulipe à souder  8 br 1,70 F  14 br 3,30 F  16 br 3,70 F  18 br 3,90 F  20 br 4,25 F  24 br 5,15 F  28 br 5,95 F  40 br 6,75 I  CONNECTIQUES  HE 10  Mâle à souder sur C.l.
258 5,20 F 260 4,60 F 266 4,60 F 273 8,40 F	08 4,00 F 10 4,00 F 11 4,00 F 20 4,00 F 21 4,00 F 32 4,00 F 74 4,10 F 86 5,40 F 109 5,40 F	4073 2,90 F 4075 2,90 F 4076 6,20 F 4077 2,90 F	2 int 5,00 F 4 int 7,00 F 6 int 8,00 F 8 int 10,00 F 10 int 11,00 F	0 10-15-22-27 mm . 3,00 F 0 19-6 mm 1,50 F 0 40-6 mm 3,00 F	Ø 3 et 5 mm : rouge les 10 p	0,47 uF 1,20 F 1 uF 1,20 F 1,5 uF 1,20 F 2,2 uF 2,40 F  TENSION 16 V  3,3 uF 2,40 F	10 br 7,00 F 16 br 11,00 F 20 br 15,00 F 26 br 17,00 F 30 br 19,00 F 30 br 22,00 F 40 br 23,00 F 50 br 35,00 F Femelle à Sertir 10 br 7,00 F

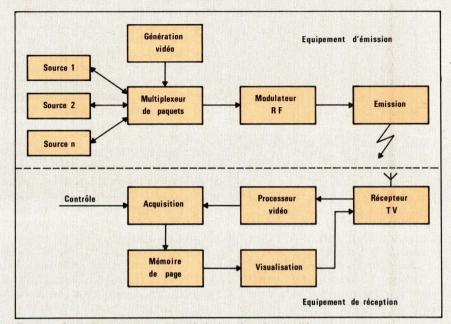


Figure 1 - Synoptique d'un ensemble d'émission-réception de télétexte.

quence FOB ou FOR transmises alternativement sur chaque palier de suppression de ligne et n'ont normalement pas besoin de l'identification de trame. En conséquence les fameuses « bouteilles » pourraient être supprimées, mais le parc des anciens téléviseurs qui les utilisent ne le permet pas. Seul Canal + ne transmet pas les « bouteilles » lors des émissions cryptées.

Actuellement le télétexte est émis sur les lignes 19, 20 et 21 de la première trame et 332, 333 et 334 de la deuxième trame. Les autres lignes véhiculent des signaux de test ou bien sont réservées pour le diffuseur à des utilisations particulières.

Les informations de télétexte peuvent également être transmises sans aucune restriction sur tout ou partie de l'espace normalement réservé à l'image : c'est

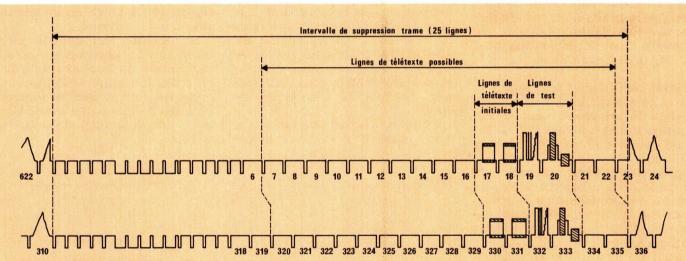


Figure 2 - Intervalle de suppression trame dans le système Ceefax.


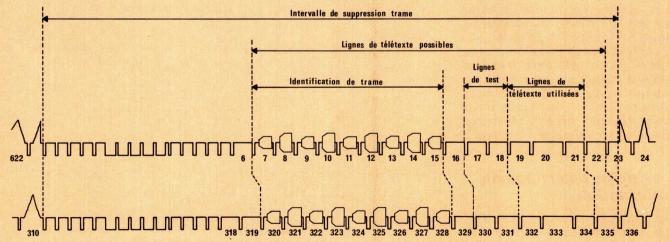


Figure 3 - Intervalle de suppression trame dans le système Antiope.

## **TECHNIQUE**

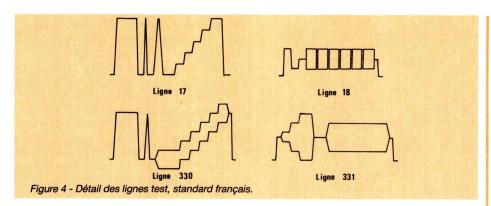

ce que l'on appelle communément le mode « plein canal ».

Ce mode, TDF l'utilise actuellement sur le canal 10 en VHF pour transmettre des magazines importants, notamment le magazine de la Bourse avec une quarantaine de lignes par image, ce qui lui assure un confortable débit.

## Amplitude des signaux

Les normes télévision définissent les rapports d'amplitude respective des signaux vidéo et des signaux de synchronisation de 1 et 0,43 (voir **figure 5**).

Pour ANTIOPE, les relations entre le signal de données et le signal de télévision sont représentées sur la **figure 6**.

La valeur nominale du rapport A/S est 7/3 (+0% - 10%). D représente l'écart d'amplitude entre le niveau bas du signal de données et le niveau de suppression de ligne de télévision. Sa valeur est définie par le rapport D/S qui est 0 (+3%).

D/S qui est 0 (± 3 %).

Pour CEEFAX, les signaux de données sont définis d'après la figure 7 où le niveau du noir représente 0 % et le niveau du blanc 100 %. Le niveau binaire « 0 » est Ø (±2 %) et le niveau binaire « 1 » est 66 % (± 6 %).

Il ressort de ces deux dernières figures, qu'en télétexte français la valeur maximale du signal de données peut théoriquement atteindre 100 % du niveau du blanc, tandis qu'en télétexte anglais cette valeur est limitée à 66 %.

## Le principe de codage de l'information

Le codage est du type NRZ (Non Retour à Zéro). C'est à dire qu'une suite d'informations logiques de même valeur sera représentée par des niveaux constants selon la **figure 8**.

Les données à la source sont transmises sous forme d'octets (8 éléments binaires) comportant 7 éléments binaires de code, plus un élément binaire de parité impaire à des fins de détection d'erreur. Le code utilisé est le code ASCII; l'élément binaire de poids faible est émis en tête.

Ces données sont assemblées pour former des trains binaires (ou paquets) qui seront émis pendant les 52 µs utiles d'une ligne de télévision. La fréquence est de 6,203125 MHz pour ANTIOPE soit 397 fois la fréquence de ligne et de 6,9375 MHz pour CEEFAX soit 444 fois la fréquence de ligne.

Chaque paquet de données (voir **figure 9** pour le système


ANTIOPE) est précédé d'une salve de synchronisation de 2 octets constitués d'éléments binaires alternativement « 1 » et « 0 », afin de synchroniser un circuit récupérateur d'horloge situé dans le processeur vidéo de la figure 1, qui, recevant le signal délivrera vidéo. un signal d'horloge calé en phase avec la donnée.


L'intervalle de temps séparant le point à mi-amplitude du front avant de synchronisation de ligne et le point à mi-amplitude du premier passage de l'état bas vers l'état haut du signal de données est de  $10.5~\mu s \pm 320~ns$ .


D'autre part, un octet avec une configuration particulière (11100111) permet d'identifier un paquet. Sa structure a été choisie pour minimiser les risques de fausse reconnaissance même lorsqu'un de ses éléments binaires est erroné.


En télétexte CEEFAX (voir **figure 10**) la salve de synchronisation est identique.

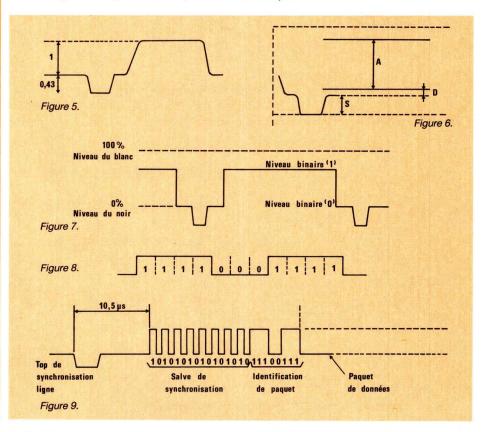Sa position est donnée différemment. Le temps pris entre la mi-hauteur du front avant de synchronisation ligne et l'amplitude crête de l'avant dernier élément binaire de cette salve avant  $12 \mu s$  avec une tolérance de + 0,4 ev  $- 1 \mu s$ .



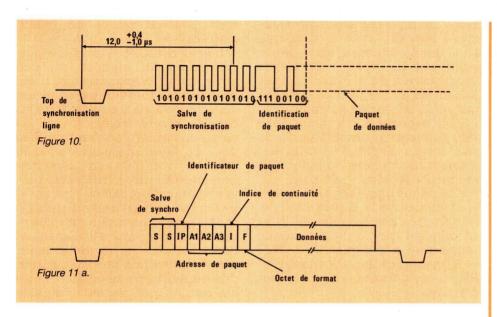

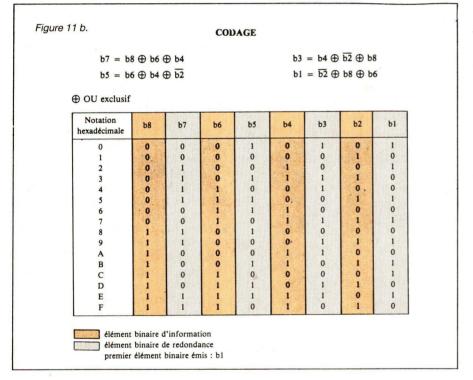

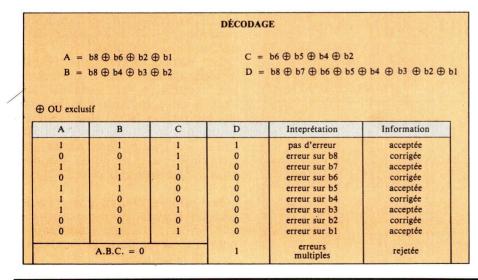

L'identification de paquet est ici 11100100 (poids faible en tête).

## La structure du télétexte ANTIOPE

## Structure d'un paquet de données

La structure d'un paquet de données est représentée sur la figure 11 a.

Hormis les 2 octets S de salve de synchronisation et l'octet IP d'identification de paquets qui ont été traités dans le paragraphe précédent, nous trouvons d'une part 5 octets qui caractérisent le préfixe de paquet et, d'autre part, les octets de données.

Les 5 octets de préfixe sont protégés par un code de **Hamming** avec 4 éléments binaires de valeur utile et 4 éléments binaires de redondance. Ainsi ce code permet de détecter et, rejeter, des erreurs multiples et d'accepter et corriger une erreur simple.

La valeur de chaque code correspondant au chiffre hexadécimal compris entre Ø et F est fournie par le tableau de la figure 11 b.

On trouve également les équations de codage des 4 éléments binaires de redondance b<sub>1</sub>, b<sub>3</sub>, b<sub>5</sub>, b<sub>7</sub>.

La partie basse de la figure fournit les conditions à remplir pour l'acceptation du code déterminé par les éléments binaires b2, b4, b6, b8 ou la correction d'un de ces éléments.

La fonction des 5 octets de préfixe se décompose comme suit : A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, A<sub>3</sub> représentent l'adresse de paquet avec  $(2^4)^3 = 4096$  combinaisons possibles. Cette adresse de paquet correspond au numéro de magazine affecté à la source d'informations désirée.

I est un octet d'indice de continuité. Ses quatre éléments binaires constituent en fait un compteur modulo 16 incrémenté à chaque envoi de paquet portant le même numéro, et permet ainsi de détecter des pertes de paquet dans le cas d'une mauvaise réception.

Ce traitement est effectué par logiciel. En présence de discontinuités dans la transmission, la même page d'information sera acquise de nouveau sans intervention de l'usager.

## TECHNIQUE

**F** est un octet de format. Il indique la taille du bloc de donnée qui suit le préfixe.

Ses 4 éléments binaires déterminent 16 tailles possibles. Pour couvrir une gamme qui s'étend de 0 à 51 octets, 4 listes de format existent selon le tableau de la figure 12.

Le numéro de liste est fixé par le diffuseur. Actuellement Antiope utilise la liste 1, mais se trouve limité à 32 octets de données. Au total d'après la figure 11 a, 32 + 8 = 40 octets sont transmis, ce qui donne 1/40 x 8 = 320 éléments binaires.

Ceci correspond au temps d'occupation maximum d'une ligne à savoir :

6203125 Hz x 10  $^{-1}$  x 320 # 52  $\mu$ s

## Structure des informations diffusées

Les informations en provenance de chaque source à émettre sont structurées en magazines, en relation avec la nature de l'information (magazine Météo, magazine Bourse, etc...) et en pages accessibles séparément par l'utilisateur.

Les pages des différents maga-

zines multipléxés sont diffusées cycliquement, c'est à dire que leur temps d'accès sera déterminé par le nombre de pages constitutives du magazine et par le nombre de magazines émis sur un même canal de télévision.

Pour accéder à une page désirée, l'utilisateur devra à partir de son clavier avoir préalablement formulé un numéro de magazine et ensuite le numéro de page.

Ces pages appelées articles ont la structure de la **figure 13**. 2 octets fournis par le code ASCII et extraits du jeu Co de commande représenté à la **figure 17 d**, SOH = 01 (notation hexadécimale) et RS = 1E, déterminent un début d'article.

Un certain nombre d'octets regroupant les octets de classification, l'octet de liaison et la zone d'interprétation commençant par Y01 sont protégés par un code de Hamming. Ce sont eux qui caractérisent l'article et il convient d'en faire une bonne interprétation, sous peine d'altérer la présentation de la page.

C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>, C<sub>3</sub> représentent le numéro de page, ce sont des quartets BCD, ainsi 999 pages sont possibles pour un même magazine.

L est l'octet de liaison qui permet avec un numéro compris entre 0 et 7 d'acquérir une page par tronçon lorsque sa taille est supérieure à 2000 octets. Dans ce cas les divers tronçons repérés par leur numéro sont assemblés pour en faire une entité visuelle ou page, (voir plus loin « observation importante »). Y01 est le premier octet de la zone d'interprétation qui permet entre autres de repérer certains types de messages qui échappent à la classification habituelle et de déterminer certains attributs de visualisation dits de haut niveau (couleur, taille, etc...) qui restent valables pour toute la page.

On appelle champs de données les codes visualisables, les fonctions de mise en page (codes permettant d'adresser une rangée de caractères sur l'écran) et les attributs de visualisation qui peuvent être redéfinis au niveau du

caractère.

Enfin 2 octets ETX = 03 et EOT = 04 déterminent la fin de l'article.

#### Observation importante:

Le télétexte français est dit asynchrone. Il n'existe aucune relation temporelle entre l'acquisition d'un paquet et sa représentation sur l'écran. Les informations (tous octets confondus) de la figure 13 sont extraites des blocs de données de la figure 10 et traitées par le logiciel suivant leur appartenance.

Autrement dit, à une ligne de télétexte ne correspond pas forcément une rangée sur l'écran.

## Structure de l'écran


L'écran de télévision est réparti en 25 rangées de 40 caractères repérées de 0 à 24 (voir **figu**re 14)

La partie active de l'écran vidéographique ainsi constitué, est spatialement centrée sur l'écran de télévision par la base de temps locale du décodeur de télétexte, afin d'éviter autant que faire se peut les zones de balayage non linéaires conduisant à des déformations de l'image.

La rangée 0 est une rangée dite de service. Les rangées 1 à 24 forment l'écran principal et sont utilisées pour la visualisation de la page.

F. Park	Longueurs de blocs (nombre d'octets)									
notation hexadécimale	liste 1	liste 2	liste 3	liste 4						
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F	0 1 2 3 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48	0 1 2 3 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49	0 1 2 3 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50	0 1 2 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51						

Figure 12.

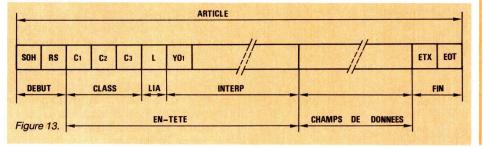

La rangée 0 est traitée comme un écran séparé. Aucun débordement n'est autorisé d'un écran sur l'autre. Les 20 premiers caractères de la rangée 0 sont réservés au diffuseur (affichage du service) et les 20 derniers caractères sont en principe à la disposition du fabricant de décodeur et servent notamment à l'affichage des numéros de page, magazine et aussi dans le déco-

l'attribut de lignage (voir « attribut des caractères »).


## Attribut des caractères


La spécification française permet de définir des attributs au niveau de chaque caractère (attributs parallèles). Le tableau des attributs en vigueur est représenté à la **figure 16**. Pour être reconnu, cet attribut devra être précédé d'un code ESC (1 B).

quence d'environ 1 Hz fournie par la base de temps).

— état latent qui permet, lorsqu'il est validé d'avoir un texte en attente derrière un fond vidéo. C'est un attribut qui autorise l'incrustation de texte sur une image de télévision.

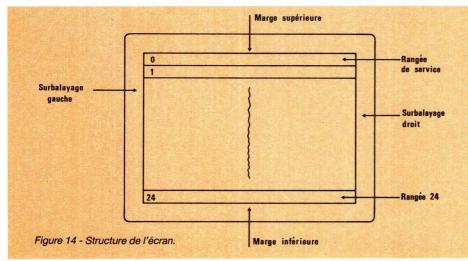— masquage. Lorsqu'il est validé, il peut faire disparaître les parties de texte qui en sont affectées. Ces zones masquées peu-



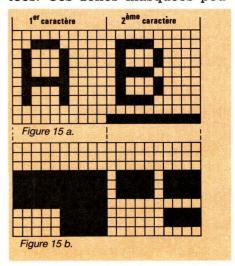

deur qui vous sera proposé, aux numéros de page transmis! Cette facilité est très agréable, elle permet notamment d'un coup d'œil de voir si toutes les pages annoncées sont bien transmises.

## Forme des caractères

Chaque caractère est codé sur une matrice de fond 10 x 10 (10 points horizontaux sur 10 lignes en vertical).

L'exploitation du télétexte nécessite deux jeux de caractères, un jeu alphabétique et un jeu semi-graphique (nous reviendrons plus loin sur ces jeux).

La forme réelle des caractères s'inscrit dans la matrice. En alphabétique elle n'est pas imposée, elle peut varier d'un constructeur à un autre. La figure 15 a représente un exemple de formes, celles correspondant à notre décodeur.

La définition est de 5 points en horizontal sur 7 en vertical.

La **figure 15 b** représente une forme semi-graphique. Elle est définie à partir d'une partition de l'ensemble de la matrice fond du caractère en 6 rectangles, autorisant  $2^6 = 64$  formes possibles.

On peut obtenir une forme dérivée du 1er caractère en utilisant

Cette déclaration est valable à postériori : tous les caractères qui suivront seront munis du ou des attributs déclarés précédemment. Le code nécessaire au changement n'est pas visualisé (contrairement au télétexte anglais).

Outre les attributs de couleur, de forme et de fond du caractère, nous trouvons sur la **figure 16** les attributs de :

- taille,
- clignotement (la couleur de fond devient la couleur de la forme et vice-versa, à une fré-Figure 16.

vent être révélées par l'utilisateur à partir de son clavier (utilisation pour les jeux du type devinette).

- positif/négatif correspond à l'inversion des couleurs de fond et de forme.
- lignage. En alphanumérique, le caractère est souligné (exemple du B de la figure 15 a). En semi-graphique (voir figure 15 b), chaque case constitutive du motif est séparée par un espace d'une ligne en vertical ou d'un point en horizontal.
- fond transparent qui, lorsqu'il est validé, fait disparaître le fond

	Couleur forme :		
4/0	noir	5/0	Fond noir
4/1	rouge	5/1	rouge
4/2	vert	5/2	vert
4/3	jaune	5/3	jaune
4/4	bleu	5/4	bleu
4/5	magenta	5/5	magenta
4/6	cyan	5/6	cyan
4/7	blanc	5/7	blanc
4/8	Clignotement validé	5/8	Masquage validé
4/9	Clignotement invalidé	5/9	Lignage invalidé
4/A	Etat latent validé	5/A	Lignage validé
4/B	Etat latent non validé	5/B	
4/C	Simple taille	5/C	Positif
4/D	Double hauteur	5/D	Négatif
4/E	Double largeur	5/E	Fond transparent
4/F	Double taille	5/F	Masquage invalidé

## TECHNIQUE

du caractère et fait apparaître le fond vidéo.

Note: les caractères semi-graphiques ne sont pas soumis aux attributs de taille (ils sont de taille simple, c'est-à-dire monodimensionnels), ni à l'inversion (positif/négatif), ces attributs peuvent être valables pour tout l'article (page), ils sont alors précédés des codes ESC (1B), 23, 2 F ou encore déclarés à un plus haut niveau selon une règle particulière dans la séquence d'interprétation (voir figure 13).

## Jeux de caractères

2 jeux de bases sont nécessaires pour le codage des caractères (voir **figures 17 a** et **17 b**) :

— 1 jeu G0 appelé jeu principal. Il comporte tous les caractères alphanumériques majuscules/minuscules de l'alphabet latin (sans accentuation), les chiffres et en plus un certain nombre de symboles spéciaux et signes de ponctuation.

 1 jeu G1 pour les formes semigraphiques. Il permet de désigner 64 formes.

En outre 1 jeu G2 (figure 17 c) dit de caractères auxiliaires est utilisé pour certains symboles spéciaux: des signes d'accentuation. Pour transmettre un caractère accentué (â par exemple), on transmet d'abord le code de l'accent pris dans G2, ici 43, puis le code du caractère pris dans G0, ici 61.

Les cases de G2 dont l'angle droit supérieur est tronqué représentent les signes ou symboles minimum pour l'exploitation du télétexte en France.

Enfin, 1 jeu dit de commande C0 (figure 17 d), dont les codes sont utilisés pour des fonctions de :

- mise en page,
- désignation de jeu de caractères,
- description de séquences spéciales.

## La structure du télétexte Anglais (CEEFAX)

Le système CEEFAX est dit synchrone, c'est la différence fondamentale avec ANTIOPE.

C'est à dire qu'un paquet de données transmis sur une ligne

				b <sub>7</sub>		0	1	1	1	1
				b <sub>6</sub>		1	0	0	1	1
				b <sub>5</sub>	0	1	0	_ 1	0	1
b <sub>4</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>		2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0		0	(a)	P		р
0	0	0	1	1	21	1	Α	Q	а	q
0	0	1	0	2	"	2	В	R	b	r
0	0	1	1	3		3	С	S	С	s
0	1	0	0	4		4	D	T	d	t
0	1	0	1	5	%	5	E	U	е	u
0	1	1	0	6	&	6	F	٧	f	٧
0	1	1	1	7	,	7	G	W	g	w
1	0	0	0	8	[	8	Н	X	h	X
1	0	0	1	9	]	9	1	Υ	i	у
1	0	1	0	10	*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	11	+	;	K		k	
1	1	0	0	12	,	<	L		1	T
1	1	0	1	13	-	=	M	]	m	
1	1	1	0	14	•	>	N		n	ü
1	1	1	1	15		?	0		0	

F	ia	ur	e	1	7	a

				b <sub>7</sub>	0	0	1	1	1	1
				b <sub>6</sub>	1	1	0	0	1	1
<b>b</b> <sub>4</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	)	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0						
-				4						
0	0	0	1	1						
0	0	1	0	2						
0	0	1	1	3						
0	1	0	0	4						
0	1	0	1	5						
0	1	1	0	6						
0	1	1	1	7						
1	0	0	0	8						
1	0	0	1	9						
1	0	1	0	10						
1	0	1	1	11						
1	1	0	0	12						
1	1	0	1	13		F			-	
1	1	1	0	14					-	
1	1	1	1	15		F				

Figure 17 b.

	<b>-</b> :			. 7					100			
	rig	gur	e	17	C.	b <sub>7</sub>	0	0	0	1	1	1
						$b_5$	-	1	0	1	0	1
	b,	b <sub>3</sub>	b,	b <sub>1</sub>	1		2	3	4	5	6	7
	0	0	0	0	(	)		٥		-	$\boldsymbol{\sigma}$	K
	0	0	0	1	1		i	±	`		Æ	æ
	0	0	1	0	2	2	¢	2	-		Ð	đ
	0	0	1	1	3	3	£	3	^		<u>a</u>	ð
	0	1	0	0	4	1	\$	х	~		Ħ	ħ
	0	1	0	1	5	5	¥	Д	-			1
	0	1	1	0	6	6	#	π	U		IJ	ij
	0	1	1	1	7	7	b		•		Ŀ	1.
	1	0	0	0	8	3	¤	÷			Ł	t
	1	0	0	1	9	•	6	,			Ø	ø
	1	0	1	0	1	0	"	"	0		Œ	œ
	1	0	1	1	1	1	"	>>	5		<u>o</u>	ß
	1	1	0	0	1	2	+	1/4			þ	þ
	1	1	0	1	1	3	1	1/2	"		Ŧ	ţ
N. T.	1	1	1	0	1	4	-	3/4	L		η	h
	1	1	1	1	1	5	ţ	i	>		'n	

Fig	gui	e :	17	d.	b <sub>7</sub>	0	0
					b <sub>6</sub>	0	0
					b <sub>5</sub>	1 -	1
	b <sub>4</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>		0	1
	0	0	0	0	0	NUL	
	0	0	0	1	1	soh	
	0	0	1	0	2	STX	Rep
	0	0	1	1	3	ETX	
	0	1	0	0	4	EOT	
	0	1	0	1	5		
	0	1	1	0	6		
	0	1	1	1	7		
	1	0	0	0	8	BS	CAN
	1	0	0	1	9	нт	SS2
	1	0	1	0	10	LF	
	1	0	1	1	11	VT	ESC
	1	1	0	0	12	FF	
	1	1	0	1	13	CR	SS3
	1	1	1	0	14	so	RS
	1	1	1	1	15	SI	US

#### de télévision correspond exactement à une rangée de caractères affichés sur l'écran.

C'est en soi un avantage. Il est relativement plus facile d'effectuer des protections (au niveau de la mise en page) en présence d'erreurs sur la transmission lorsqu'un début de rangée est en coïncidence avec un début de ligne télévision.

Mais par contre le système CEEFAX n'a pas la même souplesse que le système ANTIOPE, qui lui, s'appuie pleinement sur l'architecture des systèmes ouverts définis par l'ISO (International Standard Organization) où chaque fonction (transmission, visualisation, etc...) peut être revue sans pour cela remettre en cause les autres fonctions.

Les informations diffusées sont structurées sensiblement comme dans le système français, c'est-àdire en magazines et en pages diffusées cycliquement sur un canal de télévision.

L'accès à une page par l'utilisateur consiste à entrer 3 chiffres à partir de son clavier. Le premier représente le magazine(8 possibles, comme nous le verrons plus loin) et les deux autres le numéro de page (de 0 à 99).

## Structure de la page

Une page est représentée par 24 rangées de 40 caractères numérotées de 0 à 23. La rangée 0 comme dans Antiope est une rangée de service. Une page commence obligatoirement par une rangée 0 (qui contient des informations relatives au service et au type de page) et se termine par la rangée 0 de la page suivante

## Structure de rangée

#### Rangée 0

La rangée 0 (figure 18), comme les rangées 1 à 23, commence par 4 octets qui sont destinés à la fois à identifier les lignes de télétexte parmi les autres lignes télévision et le service. Ces 4 octets sont :

— 2 octets (S) de salve de synchronisation pour la récupération d'horloge (se reporter à la figure 10 pour plus de détails),

— 1 octet (B) d'identificateur de paquet (11100100).

— 2 octets (MAR) protégés par un code de Hamming, le même que pour Antiope, qui servent avec 8 bits utiles au total, à coder le magazine et l'adresse (numéro) de rangée.

Les 3 premiers bits fournissent le numéro de magazine (service) de 0 à 7. Ces magazines sont repérés de 1 à 8, le 0 correspondant à 8. Les 5 autres bits déterminent le numéro de rangée avec théoriquement  $2^5 - 1 = 31$  rangées possibles.

Viennent ensuite 8 octets également protégés par un code de Hamming, ce sont :

— 2 octets UNP et DNP de numéro de page (unités et dizaines).

— UM (unités de minute, 0 à 9 - 4 bits),

DM (dizaines de minute, 0 à 6
3 bits),

— UH (unités d'heure, 0 à 9 - 4 bits),

— DH (dizaines d'heure,  $0 \ a \ 2 - 2$  bits).

Ces codes ne sont pas faits pour transmettre l'heure mais pour servir d'extension de numérotation ayant le temps comme référence (par exemple à des fins de programmation).

Enfin, deux octets CA et CB, dont les 8 bits constitutifs associés aux bits non utilisés de DM et DH donnent 11 bits destinés à préciser le mode selon lequel la présente page sera affichée sur l'écran et les particularités de traitement associées ainsi que la désignation possible de l'alphabet à utiliser.

#### • Rangées normales

Ces rangées sont repérées de 1 à 23 et ont toutes la mêmé structure.

Les trois premiers octets (S et B) d'une ligne de télétexte sont identiques à la rangée 0 de la figure 18. Le numéro de magazine est identique; seuls les cinq derniers bits de MAR ont un numéro spécifique d'adresse qui permet d'opérer la mise en page. Les 40 caractères qui suivent

sont les caractères effectivement affichés.

L'écran a la même structure que pour Antiope (voir figure 14) avec une rangée de moins et les rangées sont codées sur 10 lignes.

## Affichage des caractères

A chaque code transmis correspond un caractère affiché sur l'écran. Contrairement à Antiope, un changement d'attribut (couleur, taille, etc...) sera représenté ici par un espace.

Deux jeux de caractères sont également nécessaires; 1 jeu alphabétique et 1 jeu semi-graphique. Ces deux jeux ainsi que le jeu de déclaration d'attributs sont représentés sur le tableau de la figure 19 qui emprunte le code ASCII à 7 bits (le 8ème étant la parité).

Les codes des colonnes 0 et 1 décrivent les attributs et désignent le jeu de caractères. En alphanumérique les colonnes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 représentent l'ensemble de l'alphabet avec 6 x 16 = 96 caractères possibles.

Les colonnes 2a, 3a, 6a et 7a correspondent à l'alphabet semigraphique qui est le même que pour Antiope (voir figure 17 a) avec la même partition (figure 15 b).


Volontairement, nous n'entrerons pas dans le détail des attributs qui n'apporterait rien au lecteur, nous établirons plutôt une rapide comparaison avec Antiope.

— Les attributs de couleur de caractère sont identiques.

— La couleur de fond est ou bien noire (background), ou bien prend la couleur du caractère précédent (new background).

— Il n'y a pas de double largeur.

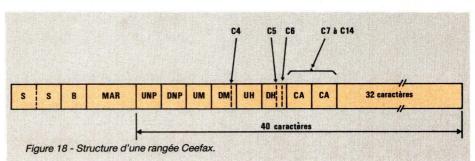— Avec les commandes « Hold graphics » et son inverse « Release graphics », il est possible, lorsque l'on est en semi-graphi-



## TECHNIQUE

que, de ne pas visualiser les codes de contrôle qui pourraient intervenir et altérer une représentation graphique (carte par exemple) mais le dernier caractère transmis.

## La situation actuelle du télétexte

e télétexte Anglais est déjà solidement implanté. Dès 1976 une spécification du système est établie conjointement par la BBC, IBA (diffuseur privé) et l'Association des fabricants d'équipements. Elle permet dès lors avec un système simple ne nécessitant pas d'intelligence (microprocesseur + logiciel: seuls quelques composants intégrés spécifiques sont nécessaires à la production de décodeurs en vue d'intégration dans les télévi-

Après une première phase de familiarisation des usagers avec ce moyen de communication nouveau qui s'est prolongée jusqu'à environ 1981, les pouvoirs publics anglais ont mis l'accent sur le télétexte en ouvrant notamment de nouveaux services. La plupart des autres pays d'Europe ont adopté le système CEEFAX (Allemagne, Hollande, Italie, Suisse, Belgique Flamande), de sorte que le parc des décodeurs atteint actuellement 8 millions d'unités, dont 5,5 hors d'Angleterre.

En France, hélas, le télétexte ANTIOPE est loin de se comparer au télétexte CEEFAX par le nombre des décodeurs en service...

Bien que les deux systèmes aient à peu près le même âge, le système ANTIOPE par définition plus performant que le système CEEFAX (puisque chaque caractère peut être muni d'un attribut de visualisation particulier) a pour conséquence un décodeur plus complexe (nécessité d'un microprocesseur pour le traitement), ainsi qu'un important investissement pour développer un logiciel performant, d'où un prix de décodeur plus élevé. Cependant, ce n'est certainement pas la seule raison du faible succès d'ANTIOPE en France; on peut en citer au moins trois autres:

 pratiquement aucune présentation du système au grand public pour expliquer les possibilités (sous-titrages, etc.).

Aucune promotion des services existants par les chaînes diffusant actuellement des magazines ANTIOPE (aucune revue de programmes TV n'en mentionne l'existence en dehors des soustitrages).

- Concurrence du Minitel qui offre également certaines informations diffusées par ANTIOPE (route, météo).

Une campagne active de promotion des services disponibles que nous allons maintenant présentés, pourrait probablement modifier sensiblement cet état de fait

#### Les services


#### Antiope

Plusieurs magazines d'informations générales existent à l'heure actuelle, à la fois sur le réseau national et régional, et sont accessibles gratuitement par tout télespectateur en possession d'un décodeur de télétexte.

D'autres magazines d'intérêt particulier peuvent être obtenus en souscrivant un abonnement directement auprès des prestataires de services.

Enfin, le service de sous-titrage à destination des sourds et des malentendants, dont tout le monde connaît plus ou moins inconsciemment l'existence puisqu'il est annoncé lors de la diffusion de films ou séries.

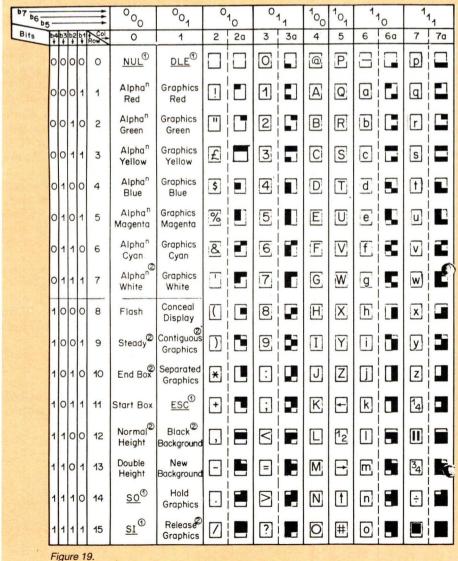Il s'agit en effet d'un magnifique service qui est présenté sur les deux chaînes TF 1 et Antenne



Chaîne	Magazine	Nº d'accès	Principales rubriques
TF 1	ANTIOPE 1	1	Programmes de TF 1 S/Titrage 3615 TF 1 Courses
TF 1	ANTIOPE ROUTE	4	Informations concernant le réseau routier par région : Île-de-France Centre, Ouest, Nord, Est, Rhône Sud-Est, Sud-Ouest Informations nationales
TF 1	ANTIOPE METEO	7	Le temps:  — En France à courte et moyenne échéance — Par région — Dans le monde Le temps en Europe et Afrique, en Amérique et Asie Informations marines: — Manche, Atlantique, Méditérrannée
ANTENNE 2	SAVOIR/A2	123	<ul> <li>l'Actualité, Sports et Courses</li> <li>Infos téléspectateurs</li> <li>S/Titrage, Horoscope</li> <li>La Une des quotidiens</li> <li>Vie quotidienne, Loisirs</li> <li>Testez vos connaissances</li> <li>Des chiffres et des lettres</li> </ul>
CANAL +	ANTIOPE	0	Magazine d'accueil et de présentation des services
CANAL +	ANTIOPE SPORTS INFOS	75	Informations sportives

2, et qui mériterait d'être mieux connu des personnes susceptibles de l'utiliser.

Des effets spéciaux tels que, couleur de caractère changeant avec l'intonation de la voix, ou caractères majuscules/minuscules, constituent un code en vue d'assister le téléspectateur et contribuent à une meilleure compréhension.

Techniquement il est possible de choisir sa langue et son niveau de langage, mais ceci n'est pas en service actuellement.

Notons au passage qu'il existe un marché potentiel important dans ce domaine et malheureusement inexploré. Quelle personne auditivement handicapée se refuserait un mieux être si, informée, elle pouvait trouver facilement la « boîte magique » à un prix raisonnable? Raccordée au téléviseur par la prise péritel, l'utilisation en est fort simple, il suffit de presser sur la touche s/titre de son clavier à distance pour avoir le service.

Tous les renseignements relatifs aux services précités sont contenus dans le « Magazine d'Accueil » portant le numéro 0 diffusé sur Canal + et sur le réseau spécialisé (canal 10, zone de réception Ile de France).

A titre indicatif, le lecteur trouvera dans le tableau ci-dessus un aperçu des différents magazines (et de leur contenu) disponibles actuellement sur les différentes chaînes de télévision.

FR3 diffuse des magazines d'accès régionaux.

En Belgique, le RTBF (TV de langue française) diffuse également un magazine ANTIOPE baptisé « PERCEVAL ».

D'autre part, des magazines à accès réservé sont également diffusés. Parmi ceux-ci figurent deux magazines d'informations boursières: CHRONOVAL et ANTIOPE BOURSE.

Ces magazines font l'objet d'une mise à jour régulière lors de chaque séance du Palais de la Bourse.

#### **CEEFAX**

En France, les services du télétexte CEEFAX s'adressent essentiellement aux télespectateurs frontaliers capables de recevoir directement les émissions de l'Angleterre, la Belgique flamande, les Pays-bas, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie où ce système est adopté. Ce sont des télespectateurs privilégiés.

Certaines émissions des satellites de télécommunication diffusent également du télétexte CEEFAX.


Nous arrivons au terme de ce premier article qui n'avait d'autre but que de vous présenter l'existence d'un système de communication dont le téléspectateur français sait très peu de choses...

Certains lecteurs désireux d'avancer très vite dans la réalisation jugeront peut être fastidieux certains passages mais qu'il se rassurent, ils trouveront dans le deuxième article, matière à exercer leur talent.

Voici en avant première un diagramme fonctionnel du décodeur de télétexte multistandard (AN-TIOPE/CEEFAX) que vous aurez à construire.

A. GUENOT

RTC-COMPELEC

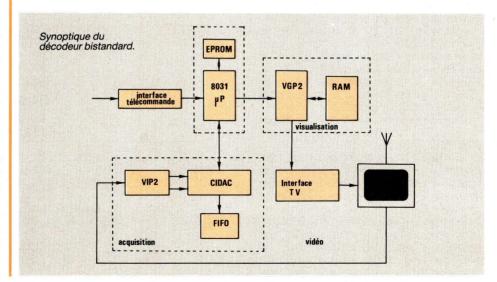

## Nouveautés UNIVERSAL

ous vous avons déjà parlé des produits de la société Universal Electronique. Cette société, rappelons-le, est spécialisée dans la fabrication de périphériques pour téléviseurs et de modules vidéo en tous genres aussi bien pour des besoins grand public que professionnels. Ceci se traduit par une gamme très complète :

- d'interfaces,
- de transcodeurs,
- de modules d'adaptation aux normes.

Cette gamme vient de s'enrichir de deux nouveaux appareils : le SP 2024 et l'USP 30.


• Le SP 2024 est un interface qui permet d'enregistrer et relire des émissions SECAM avec un camescope ou un magnétoscope PAL. Il s'agit donc d'un outil qui s'avère indispensable dans la mesure. notamment, où la plupart des camescopes disponibles actuellement sont au standard PAL. En lecture, l'appareil effectue le décodage des signaux PAL et attaque le téléviseur en R, V, B, synchro. La figure jointe détaille l'utilisation et les connexions à effec-


Il s'alimente en 12 V (250 mA) à partir d'un bloc alim secteur.

Les signaux d'entrée-sortie vidéo composite sont normalisés : 1 Vcc.

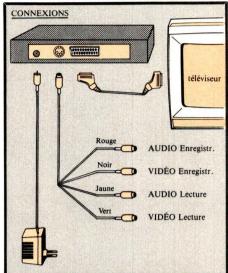• L'USP 30 est un transcodeur double: PAL → SECAM et SECAM → PAL. Là encore il s'agit d'un outil indispensable à tout amateur de vidéo. Les signaux vidéocomposites PAL ou SECAM d'entrée-sortie sont aussi au standard 1 Vcc et les liaisons peuvent s'effectuer par cordons peritel ou BNC.





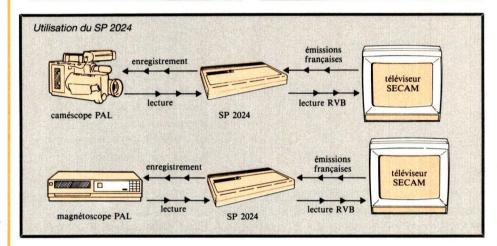

Ces deux appareils sont respectivement commercialisés aux prix TTC de 1 400 F et 3 990 F.

Pour de plus amples renseignements, contacter :

UNIVERSAL Electronique 23, rue Stephenson 75018 PARIS

Tél.: 42.64.81.17 Télex: 280 708 F

## Transistors MOS de puissance

THOMSON SEMICONDUCTEURS présente une première gamme de transistors MOS de puissance en boîtier TO220, TOP3, et TOP31 pour des tension VDS jusqu'à 200 V et des RDson de 0,085  $\Omega$  à VDS = 100 V. Ces produits sont totalement compatibles avec les standards du marché. (International rectifier).

Ces transistors sont fabriqués par un procédé DMOS vertical propre à THOMSON SEMICONDUCTEURS.

THOMSON SEMICONDUCTEURS possède une grande expérience des composants de puissance ainsi qu'un soutien technique de grande qualité. Des produits innovatifs en boîtier isolé (TOP31) seront déjà disponibles dans la gamme 1986. La gamme s'enrichira rapidement en 1987 par des produits nouveaux tant sur le plan des puces que des boî-

tiers.

Les applications visées sont les convertisseurs DC/DC, les alimentations à découpage, les commandes de moteurs, ainsi que tous les équipements de puissance utilisant des fréquences de commutation élevée (100 kHz et plus).

BOITIER	VDS (V)	REFERENCE	ID (A) à 25° C	Ron à IDmax
	100	IRF 140 P IRF 140 PI *	27	0.085
TOP 3	150	IRF 241 P IRF 241 PI *	18	0.18
	200	IRF 240 P IRF 240 PI *	18	0.18

\* ISOLÉ à 2500 VRMS.

BOITIER	VDS (V)	REFERENCE	ID (A) à 25° C	Ron à IDmax
	100	IRF 530 IRF 540	14 27	0.18 0.085
TO 220	150	IRF 631 IRF 641	9 18	0.4 0.18
	200	IRF 630 IRF 640	9 18	0.4 0.18

**CATALOGUE CONDENSE 4° EDITION** COMPOSANTS, KITS, LIBRAIRIE et OUTILLAGE Gratuit au magasin - Franco chez vous contre 4 timbres à 2,20 F

Spécialiste de la vente par correspondance depuis 11 ans

Magasin ouvert toute l'année du mardi au samedi inclus de 9 h à 12 h et de 14 h 15 à 19 h

# OCH

200, avenue d'Argenteuil 92600 ASNIERES 47,99.35.25 Expéditions rapides Commande minimum 60 F + port. Frais de port et emballage : PTT ordinaire : 24 F PTT URGENT : 30 F. Envoi en recommandé : 35 F pour toutes les commandes supérieures à 200 F. Contre remboursement (France métropolitaine uniquement) : recommandé + taxe : 38 F. DOM-TOM et étranger : règlement joint à la commande + port recommandé. PAR AVION : port recommandé + 55 F. (sauf en recommandé : les marchandises voyagent toujours à vos risques et périls). Pour l'étranger, règlement uniquement par Mandat carte.

#### COMMANDEZ PAR TELEPHONE ET GAGNEZ DU TEMPS

Cette annonce annule et remplace les précédentes. Prix unitaires toutes taxes comprises et indicatifs au 1.3.87.

## de

## **EXPOSES EN MAGASIN** ET GARANTIS 1 AN

NOTICE DE JOINTE (LC = avec boitier)

-				avec bolt	11.7
JENY DE	以謝城隍	- 4	PL 31	Préampli pour guitare Bruiteur réglable + ampli Chambre de réverbération à ressort Truqueur de voix réglable Table de mixage stéréo 6 entrées	5
PL 03	Modulateur 3 voies 3 x 1 200 W	. 90 F	PL 49	Bruiteur réglable + ampli	22
PL 05	Modulateur 3 voies + Préampli 3 x 1 200 W	. 100 F	PL 58	Chambre de réverbération à ressort	19
PL 07	Modulateur 3 voies + inverse 3 x 1 200 W  Modulateur 3 voies + MICRO 3 x 1 200 W	100 F	PL 59	Truqueur de voix réglable	10
PL 09	Modulateur 3 voies + MICRO 3 x 1 200 W	. 120 F	PL 68	Table de mixage stéréo 6 entrées	26
PL 11	Gradateur de lumière 1 000 W Chenillard 4 voies 4 x 1 200 W Stroboscope 40 joules avec tube Chenillard modulé 6 voies x 1 200 W	. 40 F	PL 99		
PL 13	Chenillard 4 voies 4 x 1 200 W	. 120 F	PL 100	Aminimateur guitare do W enicaces Batterie électronique 17 rythmes Table de mixage stéréo 4 entrées Trémolo électronique réglable Préécoute pour table de mixage	15
PL 15	Stroboscope 40 joules avec tube	. 120 F	OK 76	Table de mixage stéréo 4 entrées	240,1
PL 24	Chenillard modulé 6 voies x 1 200 W	. 150 F	OK 88	Trémolo électronique réglable	. 9
PL 37	Modul 4 voies + chenillard 4 voies x 1 200 W	. 180 F	EL 118	Préécoute pour table de mixage	11
PL 48	Gradateur à touch-control	. 120 F	EL 135	Trucades electroniques regiables	20
PL 55	Gradateur à touch-control	. 100 F	EL 148	Equalizer stéréo 6 filtres Synthétiseur de sons électronique Chambre d'écho digitale 256 K LC	22
PL 71	Chanillard multi-program Quoice Q v 1 200M	400 E	CH 7	Synthétiseur de sons électronique	25
00 7	Régie lumière. Modul + chenil + grad (12 x 1200W	429 F	RT 2	Chambre d'écho digitale 256 K LC	85
00 8	Citerinator Insur-Program Forensis A F 200W Regie Ilumiers, Modul - Chenill + grad (12 x 1200W Coffrets + accessoriers pour 00 7 Telerupteur Inter a touch-control 220 V Adapt MICRO pour modulateur Voie negative pour modulateur Voie negative pour modulateur	259 F	Page 1001	TO A SALES A SALES	
PL 36	Télerupteur	90 F	PL 22	Télécommande secteur E + R	17
OK 5	Inter à touch-control 220 V	. 83.30 F	PL 30	Clan interrunteur stralais	9
OK 126	Adapt MICRO pour modulateur	77.40 F	PL 64	Programmateur & jours & Strelais	50
EL 11	Voie négative pour modulateur	30 F	PL 67	Clap interrupteur s'relais Programmateur 8 jours 4 S'relais Programmateur 8 jours 4 S'relais Télécom. 27 MRz codée P. 200 m E + R. Emetteur seul pour PL 67 Barrière ou télécom. à uftrasons E + R. Barrière ou télécom. infrarouges E + R.	32
EL 40	Stroboscope 150 joules avec tube	160 F	PL 67 b	Emettour paul pour DI 67	18
EL 42	Chenillard 10 voies x 1200 W	220 F	PL 72	Parrière ou télégom à ultracone E + D	16
EL 43	Voic regarder plot indoulated Stroboscope 150 joules avec tube Chenillard 10 voies 21200 W Stroboscope 2 x 150 joules avec tube Stroboscope 300 joules avec tube Gradateur de lumière 1 200 W - LC Gradateur at élécommande 1 000 W	250 F		Darrière ou télégam infragues E + n	18
EL 46	Stroboscope 300 joules avec tube	250 F	PL 85	Very sentral electric intrarruges c + h	02 1
KN 58	Gradateur de lumière 1 200 W - LC	97 F	OK 62	Constitute ultracena D. C. co.	93,1
CH 10	Gradateur à télécommande 1 000 W	290 F	OK 106 OK 108	Discretors witnesses a relain	00,0
				Vox-control s'relais Emetteur ultrasons P 5-6 m Récepteur ultrasons s'relais Détecteur d'approche s'relais	102.0
EMISSION	ESEPTION CON THE CONTROL MAN	E0 F	OK 119	Emettaur infrarques D 6 9 m	102,9
00 5	Emetteur FM 300 mW 88/108 Mhz	58 F	OK 168	Emetteur infrarouge P 6-8 m	15
	ctret : 18 F - Antenne Télescop	28 F	OK 170	Récepteur infrarouge s/relais	10
PL 23	Emetteur 1 W 27 Mhz en FM	100 F	KP 09	Clap control s/relais	14
PL 35	Emetteur 1 W 27 Mhz en FM Emetteur FM 3 W 88/108 Mhz Récepteur FM 88/104 Mhz + ampli	140 F	CH 3 EL 142	Clap telecommande en 220 V/1 000 W	49
PL 50	Recepteur FM 88/104 Mnz + ampli	160 F	EL 142	Programmateur domestique /8 jours	491
PL 63	Ampli Antenne TV 1 à 1 000 Mhz/20 dB	110 F	WITE TEM	NE DE PERMACHAPHINES	
PL 79	Tunner FM stéréo 88/108 Mhz Décodeur stéréo FM Emetteur FM 100 mW - 88/108 Mhz Récepteur PO-GO/écouteur	260 F	dita icm	FO EX SEMPERATURES	
OK 44	Decodeur stereo FM	116,60 F	PL 29	Thermostat 0 a 99° s/relais	9
OK 61	Emetteur FM 100 mW - 88/108 Mnz	57,80 F	PL 43	Thermometre digital 0 a 99°	18
OK 81	Recepteur PO-GO/ecouteur	57,80 F	PL 45	Thermostat digital 0/99° s/relais	21
OK 93	Preampli antenne PO-GO-OC-FM	39 F	PL 88	Thermometre digital 50° a + 9°	20
OK 100	V.F.O. pour la bande 27 Mhz	93,10 F	PL 94	Temporisateur digital 1 a 999 s	25
OK 105	Mini récepteur FM/écouteur	57,80 F	OK 1	Minuterie réglable 10 s à 5 mn	83,3
OK 122	Recepteur VHF 26 a 200 Mnz/ecouteur	125 F	OK 64	Thermometre digital 0 a 99,9°	191,1
OK 130	Récapteur PO-GO/écouteur Prérampil antenne PO-GO-GO-FM V.F.O, pour la bande 27 Mhz Mini récepteur FM-écouteur Récapteur VHS - 26 200 Mm2/écouteur Modulateur UHF Récapteur WHS - 26 200 Mm2/écouteur Modulateur UHF Récapteur Marine FM-144 Mhz LC Récapt. Aviation AM 110-130 MH LC Récapt. Chalutiers AM 1-3 MH LC Récapt. Politice FM 68-88 Mhz LC Récapt. Politice FM 68-88 Mhz LC Récapt. AVIAGNES courtes LC	79 F	OK 141	Thermostat 0 à 99° sirelais Thermomètre digital 0 à 99° Thermostat digital 0 à 99° Thermostat digital 50° a ± 9° Temporisateur digital 1 à 999 s Minuterie regialei 10 s à 5 mn Thermomètre digital 1 à 399 s Chronomètre digital 0 à 39 9° Chronomètre digital 0 à 399 s Sabiler 3 temps régiables s'huzzer	19
OK 159	Récepteur Marine FM/144 Mhz LC	255 F	EL 123	Sablier 3 temps réglables s/buzzer Horloge digitale H et Mn en 12 V	7
OK 163	Hecept. Aviation AM 110-130 MH LC	200 F	EL 128	Horloge digitale H et Mn en 12 V	13
OK 165	Recept. Chalutiers AM 1-3 MH LU	200 F	EL 202	Thermostat digital 0/99° - 2 mémoires	22
OK 167	Hecept. 27 Mnz 4 canaux et AMLC	255 F	EL 203	Thermostat digital U/99° - 4 memoires	26
OK 177	Hecept. Police FM 68-88 Mnz LC	255 F	CH 5	Thermostat digital 0/99.90 s/relais 4 mémoires	26
OK 179	Récept. AM Ondes courtes LC	125 F	KITS MES	UNE ET ATELIERS	
OK 181	Décodeur de BLU/CW en AM	85 F	PL 08	Alimentation 3 à 12 V/0,3 A avec transfo	100
KP 34	Générateur 9 tons pour CB Récepteur FM + ampli LC Convertisseur AM/VHF 77-120 Mhz	179 F	PL 40	Convertisseur 12 à 220 V/40 W	100
KN 65	Recepteur FM + ampli LC	73 F	PL 42	Variateur de vitesse 6/12 V 1 A	100
KN 60	Convertisseur AM/VHF //-120 MIZ	85 F	PL 44	Base de temps 50 Hz à quartz	
KN 61	Convertisseur FM/VHF 150-170 Mhz	80 F	PL 46	Convertisceur 6 à 12 V/2 A	170
KN 77	Mini récept. FM/écouteur LC Emetteur FM 5 W 90/104 Mhz Préampli antenne 27 Mhz Convertisseur 27 Mhz/PO	250 F	PL 56	Convertisseur 6 à 12 V/2 A Voltemètre digital 0 à 999 V Capacimètre digital 1 pF/9999 µ F	180
CH 4	Emetteur FM 5 W 90/104 MnZ	70 F	PL 61	Canacimètre digital 1 nF/9999 u F	220
PL 14	Preampil antenne 27 Mnz	90 F	PL 66	Alimentation digital 0-24 V/2 Aavec transfo	280
PL 17 PL 33	Convertisseur 27 Milizeu	90 F	PL 75	Variateur de vitesse 220 V/1 000 W	100
KN 74	Générateur 9 tons/CB		PL 82	Fréquencemètre digital 1 Hz/50 Mhz + alim.	450
KN /4	Oscillateur de morse	70 1	OK 57		F0 04
AMPLI-PE	EAMPLI-EGUALIZERS		OK 86	Fréquencemètre digital 1 Hz/1 Mhz	24
PL 16	Ampli BF 2 W/8 Ω	50 F	OK 117	Commut. 2 voies pour oscillo	155,8
PL 10	Amoli RF 2 v 15 W ou 1 v 30 W	160 F	OK 123	Géné. BF 1 Hz/400 Khz 3 signaux	273.4
PL 52	Viumètre stérén à leds (2 y 6)	100 F	OK 127	Point de mesures R/C	136,2
PL 02 PL 91	Ampli BF 2 V15 W ou 1 x 30 W Vu-mètre stéréo à leds (2 x 6) Ampli-préampli correct 2 x 30 W Ampli-préampli correct 2 x 45 W Ampli BF 80 Watts efficaces	330 F	EL 49	testeur de semi-conducteurs Fréquencemère digital 1 Hz/1 Mhz Commut. 2 voies pour oscillo Gené. BF 1 Hz/400 Khz 3 signaux Point de mesures R/C Alimentation 3 à 30 V/1.5 A avec transfo.	170
PL 91	Ampli-préampli correct 2 y 45 W	450 F	EL 51		
PL 93	Amnli RF 80 Watts efficaces	290 F	EL 99	Compteur digital 0 à 9999 Capacimètre digital 100 pF/9999 µ F Traceur de courbes pr oscillo Fréquencemètre digital 1 Hz/50 Mhz	180
OK 28	Correct tonalité stérén	102 90 F	EL 104	Capacimètre digital 100 pF/9999 u F	210
OK 30	Amoli RF 4 5 W/R O	63 70 F	EL 174	Traceur de courbes or oscillo	188
OK 31	Ampli RF 10 W efficaces 4-8 O	97 F	EL 201	Fréquencemètre digital 1 Hz/50 Mhz	375
OK 32	Ampli RF 30 W efficaces 4-8 O	126 AD F	EL 209	Alimentation 4 à 30 V/3 A avec transfo.	250
EL 65	Vu-mètre stérén à ainuilles	96 F	KN 70	Injecteur de signal LC	92
KP 52	Ampil or Ou Watts efficaces: Correct tonalité séréo Ampil BF 10 We Ω Ampil BF 10 We fficaces 4-8 Ω Ampil BF 30 W efficaces 4-8 Ω Vu-mêtre sféréo à alguilles Préampil pour micro Préampil pour micro Préampil pour micro	45 F	KN 71	Variateur de vitesse 220 V/1 000 W LC	13!
KP 57	Préampli stéréo cellule magnétique	47 F	CH 2	Convertisseur 24 à 12 V/3 A	150
KN 25	Vu-mètre à 12 leds mono		CH 9	Convertisseur 24 à 12 V/3 A	220
KN 23	vu-mede à 12 ieus mond	143 1	RT 1	Fréquencemètre 30 Hz à 1 GHz 8 affich 1 C	850
				The state of the s	
WATER-WIT	10		MITS ALAM	ME ET SECURITE	
PL 32	Interphone moto	160 F	PL 10	Antivol maison ent./sortie temporisées	100
PL 60	Modulateur 3 voies à leds	100 F	PL 18	Détecteur universel 5 fonctions	90
PL 76	Allumage à décharge capacitive	270 F	PL 20	Serrure codée 4 chiffres s/relais	120
PL 83	Compte-tours digital 0-9900 T	150 F	PL 27	Détecteur de gaz sortie/relais	100
PL 92	Stroboscope auto-moto	140 F	PL 54	Temporisateur d'alarme 10 s à 2 mn	

L 32	Interphone moto	160 F
L 60	Modulateur 3 voies à leds	100 F
. 76	Allumage à décharge capacitive	270 F
. 83	Compte-tours digital 0-9900 T	150 F
L 92	Stroboscope auto-moto	140 F
K 20	Détecteur de réserve d'essence	53.90 F
K 35	Détecteur de verglas	67.60 F
( 46	Cadenceur d'essuie-glaces	73.50 F
26	Compte-tours digital 0-9900 T	110 F
11	Alarme pour voiture par consommation	140 F
. 47	Antivol pour voiture par boucle	110 F
. 57	Antivol auto à ultra-sons	190 F
K 154	Antivol moto à contact de chocs	125 F

57 154	Antivol auto à ultra-sons	190 F 125 F
9 10 11 16 22 48	Roulette à 16 leds Dé à leds électronique Pile ou face électronique 421 digital à afficheurs Labyrinthe électronique digital 421 à leds (3 x 7 leds)	57,80 F 38,20 F 171,50 F 87,20 F
52 53 77 155	Sifflet automatique pour train Bioc système electronique Variateur de vitesse progressif	122,50 F 83,30 F

Métronome réglable 40/200 Top/m Instrument de musique 7 notes . . .

OK OK OK

OK OK

OK 141	Chronomètre digital 0 à 99,9 s	195 F
EL 123	Sablier 3 temps réglables s/buzzer	70 F
EL 128 EL 202	Horloge digitale H et Mn en 12 V	130 F 225 F
EL 202	Thermostat digital 0/99° - 4 mémoires	260 F
CH 5	Thermostat digital 0/99.9° s/relais 4 memoires	
OII O	Thermosian digital 6-55-5 Should 4 memories	200
RITS MESI	INE ET ATELIERS	
PL 08	Alimentation 3 à 12 V/0,3 A avec transfo	100 F
PL 40	Convertisseur 12 à 220 V/40 W	100 F
PL 42	Variateur de vitesse 6/12 V 1 A	100 F
PL 44	Base de temps 50 Hz à quartz	90 F 170 F
PL 46 PL 56	Convertisseur 6 à 12 V/2 A	180 F
PL 50	Voltemètre digital 0 à 999 V	220 F
PL 66	Alimentation digital 0-24 V/2 Aavec transfo	280 F
PL 75	Variateur de vitesse 220 V/1 000 W	100 F
PL 82	Fréquencemètre digital 1 Hz/50 Mhz + alim.	450 F
OK 57	Testeur de semi-conducteurs	53,90 F
OK 86	Fréquencemètre digital 1 Hz/1 Mhz Commut. 2 voies pour oscillo	244 F
OK 117	Commut. 2 voies pour oscillo	155,80 F
OK 123	Gene. Br 1 Hz/400 Knz 3 signaux	273,40 F
OK 127	Point de mesures R/C	136,20 F
EL 49	Alimentation 3 à 30 V/1,5 A avec transfo	170 F
EL 51	Générateur carré 1 Hz à 2 Mhz	90 F
EL 99	Compteur digital 0 à 9999 Capacimètre digital 100 pF/9999 µ F Traceur de courbes pr oscillo	180 F
EL 104	Traceur de courbes es escillo	210 F 185 F
EL 174	Fréquencemètre digital 1 Hz/FO Mbz	375 F
EL 201 EL 209	Fréquencemètre digital 1 Hz/50 Mhz Alimentation 4 à 30 V/3 A avec transfo	250 F
KN 70		92 F
KN 71	Injecteur de signal LC	135 F
CH 2	Convertisseur 24 à 12 V/3 A	150 F
CH 9	Convertisseur 24 à 12 V/3 A	220 F
RT 1	Tachymétrie digital 100 à 9900 T	850 F
urre ai an	AND BY ORCHBETS	
01.40	Actual malary and familia terminalistan	100 E
PL 10 PL 18	Antivol maison ent./sortie temporisées  Détecteur universel 5 fonctions	100 F 90 F
PL 20	Serrure codée 4 chiffres s/relais	120 F
PL 27	Détecteur de gaz sortie/relais	100 F
PL 54	Temporisateur d'alarme 10 s à 2 mn	100 F
PL 78	Antivol 1 ent. tempo + 2 inst. + sortie tempo	160 F
PL 80	Sirène américaine 10 W/8 Ω	100 F
OK 140	Centrale d'alarme 6 ent. + tempo + tests	345 F
OK 160	Antivol à ultrasons s/relais LC	255 F
OK 184	Simulateur de présence	225 F
KN 66	Détecteur photo électrique LC	105 F 150 F
CH 6	Simulateur téléphonique	400 F
CH 8	Marine rauar hyperfrequences c et 3, tempo	400 F
KEYS CONF	DRT-NTBJTANE	
PL 06	Anti-moustique - Porte 5-6 m	70 F
PL 19	Fondu enchaîné pour 2 diapositives	100 F
PL 26	Synchronisateur de diapositives	130 F
PL 34	Répétiteur d'appels téléphoniques (buzzer)	100 F
PL 51	Carillon de porte 24 airs (TMS 1000)	160 F
PL 96	Chargeur d'accus CdNI	140 F
OK 23 OK 96	Passe-vue automatique pour diapo	87,20 F 93,10 F
OK 166	Carillon de porte 9 tons réglables	125 F
OK 171	Magnétiseur anti-douleurs	125 F
KN 57	Magnétiseur anti-douleurs	71 F
KN 69	Interphone 2 postes LC	93 F
KN 75	Interphone 2 postes LC	117 F
KN 81	Enregistreur téléphonique LC	73 F
KN 82	Enregistreur téléphonique LC Détecteur d'écoute téléphonique LC	69 F
KN 83	Attente musicale sur magnétophone LC	88 F

## GAMME

RESISTANCES 1/2 watt, Tolérance 5 %	
NO 100 : les 20 principales valeurs vendues er	
1 M $\Omega$ . 10 par valeur. Les 200 résistances	 36 F

 $\rm N^0$  150 : les 16 principales valeurs vendues en magasin de 10  $\Omega$  à 1 M  $\Omega.$  10 par valeur. Les 160 résistances . . . . . . . . . . 30 F

 $N^{\rm O}$  200 : les 10 principales valeurs vendues en magasin de 10 pF à 820 pF. 10 par valeur . Les 100 condensateurs 48 F Nº 211 : les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 nf à 47 nF. 10 par valeur . Les 70 condensateurs 38 F

Nº 220 : les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 nF à

## 0.1 u F 10 par valeur Les 70 mylars 70 F

 $N^0$  1851 : 1 film + 1 sachet révélateur film + 1 plaque présensibilisée + 1 sachet révélateur plaque + 1 lampe UV + 1 douille E 27 et une notice très détaillée, pas à pas, pour débuter facilement . 139 F

## **RAYON LIBRAIRIE**

The state of the s		_
- MITTA	NON * ET * MESURE *	
LV 81	Cours élementaire d'électronique, Matore, 260 p.	(
LV 14	Le transistor ? Mais c'est très simple, Aisberg, 152 p.	
LV 92	Comprendre les microprocesseurs en 15 lecons, 160 p.	
LV 66	Comprendre l'élect. des semi-cond. 15 leçons. 328 p.	
LV 87	L'électronique ? Rien de plus simple, Oehmichen, 256 p.	
LV 176	Pratiquez l'électronique en 15 leçons, Sorokine, 320 p.	10
LV 24	Pratique de la construction électron. Besson. 256 p.	11
LV 11	Signaux et circuits électron. Oehmichen, 352 p.	11
LV 98	Pratique des oscilloscopes, Becker/Reghinot, 368 p.	16
LV 33	Cours d'electricité pour électroniciens, Bieuler, 352 p.	15
LV 21		10
LV 118	Mathématiques pour électroniciens. Bergtold, 320 p.	16
LV 113	Cours pratique de logique pr micropro., Lilen. 264 p. Alimentat. électr., théorie/pratique, Damaye, 480 p.	20
LV 171		19
LV 85	Cours pratique d'électr. Pianezzi/Reghinot. 416 p.	
	Emploi rationnel des transistors. Oehmichen, 412 p.	12
LV 86	Emploi rationnel des C. intégrés, Oehmichen, 512 p.	15
LV 26	Technol. des composants T.1 passifs, Besson, 448 p.	12
LV 27	Techno, des composants T.2 actifs, Besson, 448 p.	12
LV 119	Techno. des composants T.3 C. imp., Besson, 192 p.	12
LV 18	Basse, fréquence calcule schémas, Amato, 216 p.	A
LV 418	Structure et fonctionnement de l'oscillo, Rateau, 128 p.	4
LV 419	Réalisez vos circuits imprimés, Gueulle, 128 p	4
LV 420	Espions elect. micro miniatures, Wahl, 128 p	4
LV 424	Utilisation pratique de l'oscillo, Rateau, 128 p.	4
LV 430	Savoir mesurer, et interpreter, Nuhrmann, 128 p.	4
LV 435	Formation pratique à l'électronique, Archambault	8
LV 436	Guide pratique des mont. électr Archambault. 145 p.	7
LV 442	L'électricité à la portée de tous, Crespin, 136 p	6
LV 446	Pour s'initier à l'électronique, Fighiera, 144 p	6
LV 445	Les modules d'initition électroniqueq. Fighiera	6
LV 468	Les circuits imprimés, concept réalisation, Geuelle	11
LV 457	Expériences de logique digitale, Hure, 216 p	8
LV 458	Initiation électricité et électronique. Hure	7
LV 459	Initiation à l'emploi des C.I. digitaux, Hure	6
LV 467	Guide pratique des systèmes logiques. Panetto	13
LV 460	Cours moderne de radio-électr., Raffin, 424 p.	21
LV 464	Initiation aux infra-rouges. Schreiber, 128 p.	6
LV 465	Base d'électricité pr radio amateur, Sigrand	6
LV 1004	L'électronique à votre service, Péricone, 354 p.	7
LV 1005	Pratique des transistors, Péricone, 360 p.	7
LV 1006	Guide pratique radio électronique. Péricone, 240 p	7
	Pratique des montages radio électr., Péricone, 311 p.	7
LV 39	Circuits de logique, Damaye	16
ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE		27.50

١.	16	SIDN RADIO-VIDED .	7
		La TV couleur ? c'est presque simple. Aisberg, 144 p.	
	12	La radio et TV ? c'est très simple. Aisberg, 272 p.	13
	100	Le dépannage TV ? rien de plus simple, Six. 192 p.	7
LV	107	Les pannes TV, N.B./coul., 340 cas, Sorokine, 448 p.	9
V	51	TV à transit., Régl./Dépan., Dartevelle, 288 p.	11
	112	Dépannage des radio-récepteurs. Sorokine, 352 p.	12
	43	Réglables et dépannages TV coul., Dartevelle, 160 p.	10
	103		11
			11
	104		
	34	Cours fondamental de TV E + R, Besson, 520 p.	19
V	29		12
V	70	75 pannes Vidéo et TV. Dartevelle, 128 p.	9
V	48	Pratique de la vidéo, Dartevelle, 256 p	12
V	173	Magnétoscopes a cassettes, Dartevelle, 272 p	12
	417	Rech. méthodiques des pannes radio, Renardy	4
	431	100 pannes TV N.B./coul. Duranton, 128 p.	4
	462		14
	807		15
	110	Schemateque 1978, Sorokine	7
V	111	Schemateque 1979, Sorokine	7
V	177	Schemateque 1980, Sorokine	9

LV		20 postes radio a realiser. Schreiber, 100 p
LV	3	25 app. de mesure à réaliser, Sorokine, 192 p
LV	169	1300 schemas et circuits électr., Bourgeron, 512 p.
LV	105	200 montages electron, simples, Sorokine, 384 p.
LV		90 applications OPTO électron. Lilen, 256 p
	63	100 applications des ampli OP, Deces/Lilen, 144 p.
	415	30 montages d'alarme, Juster, 128 p.
	416	Montages utiles et divertissants, Schreiber, 128 p.
	421	20 montages à transistors, Fighera, 128 p.
	422	25 montages sécurité auto Hure, 120 p.
	423	Présence électr. contre le vol. 35 mont., Schreiber
	426	Montages économiseurs d'essence. Gueulle, 152 p.
	428	Détecteurs de trésors à réaliser, Gueulle, 144 p
	429	Mini-espions à réaliser soi-même, Wahl, 128 p.
	437	Constr. appareils du débutant, Blaise
	444	Livre des gadgets, électr. + transferts, Fighiera
	448	Jeux de lumière + effets guitare, Fighiera, 128 p.
	449	Apprenez la radio avec des montages, Fighiera, 112 p.
LV	450	Réussir 25 mont. à C.I. Fighiera, 128 p.
	452	Construisez récepteurs toutes gammes, Fighiera, 150 p.
LV	454	Réalisez vos récepteurs à C.I., Gueulle, 158 p.
LV	455	Interphone, téléphone et montages, Gueulle, 160 p.
LV	463	Construisez vos alimentations, Roussez, 128 p.
LV	1001	Mécano électronique 100 montages, Péricone, 260 p.
LV	1002	
LV	717	300 circuits et montages complets, Publitronic
	718	301 circuits et montages complets, Publitronic
	710	202 circuite et montages complete. Dublitzania

LV 9 Mont. et schemas à C.I., Schreiber, 128 p.

+ de 200 titres

	MISSION-INFORMATIQUE	
LV 714 LV 716 LV-122	Automatisation d'un réseau ferroviaire. Publitronic Publi Déclic, 257 schémas labo/loisirs. Publitronic Alimentations, calculs pratiques, Fantou	82 F 62 F 100 F
« HI-FI-	MUSIQUE-ENCEINTES »	
LV 31 LV 44 LV 36 LV 114 LV 45	Sonorisation professionnelle, Besson, 296 p. Technique Hi-Fi, Dartevelle, 384 p. Initiation à la Hi-Fi, Dartevelle, 288 p. Régler et dépan, sa chaîne Hi-Fi, Dartevelle, 160 p.	A.P. 100 F 70 F 100 F 75 F 75 F
LV 38	10 enceintes à réaliser 5 à 70 W. Chauvigny, 176 p.	

LV 36	Initiation a la Hi-Fi, Chauvigny, 160 p	70
LV 114	Pratique de la Hi-Fi, Dartevelle, 288 p	100
LV 45	Régler et dépan, sa chaîne Hi-Fi, Dartevelle, 160 p.	75
LV 38	10 enceintes à réaliser 5 à 70 W. Chauvigny, 176 p.	75
LV 440	Comment construire ses baffles, Brault, 130 p.	65
LV 441	Technique de prise de son. Caplain, 176 p.	80
		80
LV 456	Le compact-Disc, Hanus/Pannel, 130 p	00
Zames	ION OFFERVIOU ANTENNEY	
s emina	ION-NEGER HOR-MITERINES *	
LV 60	Pratique des antennes, Guilbert, 208 p	75
LV 178	Pratique de la C.B., Dartevelle, 128 p	65
LV 425	Initiation à la radiocommande, Thobois, 128 p	48
LV 427	Soyez ci-biste. Normand, 128 p	48
LV 439	Les antennes, Brault/Piat, 400 p.	145
LV 443	Quelle antenne choisir ? Duranton	95
		200
LV 461	Emission, réception d'amateur, Raffin	
LV 1007	Radio commande pratique, Péricone, 350 p	70
CROSS	NUMBER PARAPPERIATIONES	

LV 55	Répert. Mondial des C.I. numériques, Lilen. 240 p.
LV 129	C.I. TV et Vidéo, Schreiber, 64 p.
LV 115	Répert. Mondial des Transistors. (27000) Lilen.
LV 10	Répert. Mond. des effets de champs, Lilen, 130 p
LV 2	Repert. Mondial des ampli OP. Lilen, 160 p.
LV 15	Radio-tubes: Aisberg/Gaudillat, 168 p.
LV 54	Télé-Tubes, Deschepper, 184 p
LV 96	Radio-TV-Transistors et schémas, Schreiber, 160 p.
LV 56	Equival. Trans., Diodes. (45000), Feletou, 512 p.
LV 57	Equivalences C.I., logiques/linéaires, Feletou
LV 95	Guide Mond, des semi-conduct., Schreiber, 224 p.
LV 722	Guide des C.I., CMOS/TTL/Linaires/Audio
	ECA data linéaires T1, 492 p
	ECA data linéaires T2, 420 p.
	ECA data digital TTL, 576 p.

LV 1102	ECA data digital TTI 576 p	240 F
FA 1102	ECA data digital TTL 576 p.	240 1
* INFOR	MATIQUE ET PERIPHERIE »	
LV 94	8086/8088 programmes en assembleur, Geoffrion	195 F
LV 6	6502 pogrammation en assembleur. Leventhal	255 F
LV 30	8080 programmateur en assembleur. Leventhal	230 F
LV 42	Z 80 programation en assembleur. Leventhal	255 F
LV 72	68000 programation en assembleur. Leventhal	A.P.
LV 121	8088 assembleur, Lilen	250 F
LV 68	8088 et périphériques. Lilen	150 F
LV 58	Cours pratique d'informatique. Veber	110 F
LV 53	Interface pour Micro-ordinateurs	120 F
LV 52	Initiation au basic, tome 1, Lilen	125 F
LV 158	Initiation au basic, tome 2, Vilain	160 F
LV 189	Initiation aux fichiers Basic, Benard	115 F
LV 17		120 F
LV 123	Pratique du basic compilé, Lilen	185 F
LV 1	Initiation au lang. Assembleur, Lilen	130 F
LV 74	Initiation au Pascal, Guillemot	110 F
LV 28	Initiation au turbo-Pascal, Guillemot	A.P.
LV 480	Microproces, pas à pas, Villard/Miaux, 360 p	135 F
LV 47	Pratique du CP/M 80/86 Lilen	110 F
LV 7	Pratique du MS/DOS et PC/DOS, N1, Lilen	160 F
LV 18	Pratique du MS/DOS et PC/DOS, N2, Lilen	185 F
LV 156	Pratique de D base III. Lilen	230 F
LV 188	Pratique de Word, Lilen	190 F
LV 64	Pratique de Multiplan, version 2,0, Lilen	180 F
LV 162	Pratique des Apple, V1, Lilen	115 F
LV 187	Pratique des Apple, V2, Andrieux	135 F
LV 155	Pratique des Apple V3, Fantou	150 F
LV 62	Pratique des Apple V4. Fantou	150 F
LV 79	Pratique du PC IBM V1. Lilen	120 F
LV 165	Pratique du PC IBM V2. Lilen	220 F
LV 160	Pratique du TO 7/70 V1, Lilen	80 F
LV 161	Pratique du TO 7/70 V2. Lilen	105 F
LV 4	Pratique du Commodore 64, Lilen	100 F
LV 19	Gestion de fichier IBM PC, filing, Lilen	150 F
LV 22	Graphique IBM PC, graphing, Lilen	150 F
LV 25	Generateur d'états IBM PC reporting. Lilen	150 F
LV 32	Traitement de texte IBM PC, writing, Lilen	150 F
LV 46	Tableur IBM PC, planing, Lilen Textor sur IBM PC, Lilen/Soyer	170 F
LV 69	Textor sur IBM PC, Lilen/Soyer	180 F
LV 241	Commodore 128 le livre du CPM	149 F
LV 249	Commodore 128 le livre du Basic	149 F
LV 266	Commodore 128 le livre des graphismes	149 F
LV 238	Commodore 128 trucs et astuces	149 F
LV 221	Amstrad CPC trucs et astuces	149 F 129 F
LV 230	Graphisme et son sur Amstrad	129 F
LV 233	Amstrad, le livre du CPM	99 F
LV 271	Amstrad, le livre du CPM Amstrad, le livre du PC 1512 Amstrad, trucs et astuces du PC 1512	179 F
LV 275	Les secrets du minitel, Tavernier	115 F
LV 491	Les secrets du finitier, l'averiller	135 F
LV 499 LV 402	Logo, langage pour tous, Leroy Passeport pour Basic, Busch	48 F
LV 402 LV 405	Passeport pour Commodore 64. Galais	48 F
LV 405	Initiation à la micro, Melusson	48 F
LV 407	30 program. Commodore 64. Galais	48 F
LV 411	Jeux sur Commodore 64, Mangin	48 F
	deux sur dominiduore da, mangin	-

SPECIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE DEPUIS 11 ANS

diatement un raccrochage, le montage peut se bloquer sur la tonalité IT<sub>1</sub>. En général, ce n'est pas bien grave puisque la ligne sera à nouveau libérée.

Le circuit imprimé de la figure 6 sera câblé selon la figure 7 pour donner un petit module guère plus encombrant que le détecteur de 440 Hz.

Lors de l'interconnexion des deux modules, on soignera le découplage d'alimentation : un condensateur  $C_8$  d'au moins  $100~\mu F$  sera placé au plus près du module compteur, afin d'éviter les comptages parasites. Dans certaines configurations, on pourra même avoir intérêt à prévoir un filtre RC.

La présence de la diode D<sub>1</sub> permet d'utiliser séparément l'information délivrée par le détecteur de 440 Hz (détection de IT<sub>1</sub>, par exemple).

## Conclusion

A vec ces deux modules finalement fort simples, il n'est évidemment pas question d'obtenir les mêmes performances qu'avec un décodeur de tonalités assisté par microprocesseur pouvant tenir compte du « contexte » dans lequel est apparue telle ou telle tonalité (un retour d'appel ne risque guère d'apparaître

après une occupation, par exemple : il faut au moins avoir obtenu IT<sub>1</sub> entre deux!).

Les possibilités de l'ensemble nous paraissent cependant très suffisantes pour le but poursuivi : l'initiation de nos lecteurs, grâce à des manipulations simples, aux techniques rencontrées dans le vaste domaine des télécommunications téléphoniques.

Associé à certains des montages déjà décrits dans cette rubrique (ou à venir!), il leur permettra de pousser plus loin leurs expérimentations en dotant leurs installations de possibilités nouvelles.

**Patrick Gueulle** 



## Nomenclature

## Résistances 5 % 1/4 W sauf mention contraire

 $\begin{array}{l} R_1:27~k\Omega \\ R_2:27~k\Omega \\ R_3:47~k\Omega \end{array}$ 

 $R_4$ : 100 k $\Omega$  pot ajustable  $R_5$ : 10 k $\Omega$ pot ajustable

 $R_6$ : 5,6  $k\Omega$   $R_7$ : 3,9  $k\Omega$  $R_8$ : 820  $k\Omega$ 

 $R_9: 15 å 82 k\Omega$  (voir texte)

 $R_{10}: 2,2 k\Omega$  $R_{11}: 3,9 k\Omega$ 

## Condensateurs chimiques 10 V ou MKH 100 V

## Transistor

T1: 2N 2222

## Circuits intégrés

 $CI_1: 741$   $CI_2: 567$   $CI_3: 4017$  $CI_4: 4011$ 


## Autres semi-conducteurs

 $\begin{array}{c} D_1: 1N4148 \\ D_2: 1N4148 \\ D_3: 1N4148 \end{array}$ 

## **INFOS**
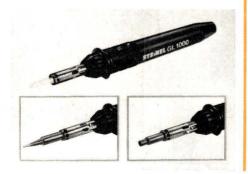
## Soudeur portable STEINEL

e soudeur GL 1000 de STEI-NEL est un outil qui saura séduire amateurs et professionnels par sa simplicité d'emploi et sa large gamme d'applications.



Totalement autonome, ce soudeur se recharge à la façon d'un briquet à l'aide de bombes de gaz butane.

Grâce à ses divers accessoires et à 3 bagues de réglage de débit du gaz, il permet trois types d'opérations différentes : (en électronique)

— des soudures jusqu'à 400° C (interventions sur des circuits imprimés en adaptant une panne équipée d'un convertisseur catalytique).

— de provoquer le retrait de gaines thermorétractables pour la constitution de cordons. Plage d'opération jusqu'à 600° C par l'adaptation d'une buse à convecteur catalytique. (bricolages divers).

— Travaux de brasure jusqu'à 1300° C à l'aide de la flamme vive.

— Tous les petits travaux de pyrogravure ou réparation de petits objets sont bien sûr envisageables.

Le contenu du réservoir assure une autonomie de 180 mn.

Le soudeur GL 1000 STEINEL est livré avec un capot de protection, une buse, une panne, une recharge de butane et un briquet. Il est proposé par la société Pro-Industria s.a. qui en assure la distribution aux environs de 450 F TTC.

PRO-INDUSTRIA S.A. 86-108, Av. Louis-Roche 92230 GENNEVILLIERS

74 TTL LS	LINEAIRES	CI JAP	C MOS	QUARTZ CONDENSATE
3.50	DC 0816 280.00	6 36.00 BAS32 24.00 M 51413 28.00 TA 7217 22.00 14.136 22.00 M 51516 34.00 TA 7222 29.00 M 51516 34.00 TA 7222 29.00 M 51516 36.00 TA 7222 29.00 M 51516 34.00 TA 7222 36.00 TA 7224 36.00 M 516 34.00 TA 7222 36.00 M 516 34.00 TA 7224 36.00 TA 7224 36.	4000 2.00 4029 9.00 4086 6.00 4001 2.50 4030 4.50 4089 8.00 4001 2.50 4030 4.50 4089 8.00 4002 2.00 4031 7.00 4093 8.00 4008 4.00 4004 1.70 4031 7.00 4007 2.50 4030 9.00 4503 4098 14.00 4007 2.50 4030 9.00 4503 4098 14.00 4008 6.00 403 9.00 4503 6.00 4008 6.00 404 5.00 4051 5.50 4008 6.00 404 7.00 4511 5.50 4001 6.00 4045 22.00 4516 6.50 4011 3.00 4047 8.00 4526 9.00 4012 3.00 4047 8.00 4526 9.00 4013 5.00 4047 8.00 4526 9.00 4013 5.00 4047 8.00 4526 9.00 4014 2.00 408 4.00 4527 11.00 4015 12.00 408 4.00 4527 11.00 4016 12.00 4097 7.00 4526 6.00 4015 12.00 408 1.20 4528 4.00 4017 4.00 4082 12.00 4584 4019 3.00 4066 4.50 40103 N.C 4020 5.50 4096 6.00 4013 N.C 4020 5.50 4096 6.00 4013 N.C 4021 7.00 4071 6.00 40174 9.00 4020 5.00 400000000000000000000000000000000	1.4.32 24.00 1.4.32 24.00 1.4.32 24.00 1.4.32 24.00 1.6.32 25.00 1.6.96 22.00 1.6.



3, allée Gabriel 59700 MARCQ-EN-BARŒUL Tél. 20.89.09.63 Télex 131 249 F

## **LOGIC MOUSE**

Souris optomécanique. Vitesse transmission 9 600 bauds • touches anti rebond • Pas d'alim. extérieure (+ 6 ou – 9 v 2,8 mA sur port série) • Résolution 200 dpi • cable 1,30 m équipé 25 broches RS 232 (IBM PC compatible) ou 9 broches femelle (compatible BM AT) • Compatibilité : IBM PC, PC XT/AT ou compatibles ATT 6300, COMPAQ portable, HP vectra etc...


Compatible "MICROSOFT"

.MO 1150.00 F 1150.00 F 25 hroches 0725 R 0709 R

## **IMPRIMANTE** CITIZEN 120 D

80 colonnes qualité courrier

## **GARANTIE** 2 ANS!

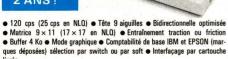

- CITIZEN 120 D Parallèle PC	.IM 1201 R 2095,00 F TTC
- CITIZEN 120 D RS 232 PC	.IM 1202 R 2400,00 F TTC
- CITIZEN 120 D Commodore	.IM 1205 R 2400,00 F TTC
- CITIZEN 120 D APPLE 2 E	.IM 1206 R 2600,00 F TTC

### KIT THERMOMETRE LCD

Le Kit complet comprenant : le circuit imprimé percé sérigraphié, les composants passifs (1 sonde KTY 10-8), actifs, connecteurs, supports, fil, soudure et une pile alkaline 9 v . . . . . . KT 0004 R 190,00 F

la sonde supplémentaire. . . . . .KTY 10-6 20.00 F

Boitier préconisé par ELEKTOR en vente chez VEROSPEED Beauvais Tél. 44.84.72.72 Réf. à commander : 65 - 25-813 L. Prix : 46,08 F TTC (Livraison Franco)



0,1 °C de précision – 50 °C à + 150 °C Cl utilisé 7136

420.00 F

## **MULTIMETRE 777**

LA QUALITÉ DU DIGITAL A JUSTE PRIX

 $\begin{array}{l} 3\ 1/2\ digits \\ 75\times 150\times 34\ mm\ 230\ grs. \\ \text{VDC} = 100\ uV\ \grave{a}\ 1000\ v\ \pm\ 0.5\ \% \\ \text{VDC} = 1\ mV\ \grave{a}\ 750\ v\ \pm\ 0.75\ \% \\ \text{IAC} = 10\ mA\ \grave{a}\ 10\ A\ \pm\ 1.5\ \% \\ \text{IOC} = 10\ mA\ \grave{a}\ 10\ A\ \pm\ 1.5\ \% \\ \text{ME}\ 0.77\ R. \\ \end{array}$ 

## **UN APERÇU DE NOS PRIX!**

Les 5. 18.00 F 1 connecteur DB 9 Male + 1 DB 9 Femelle
Les 5. 15.00 F + 2 capots 9 points . . . KT 1009. 23,00 F
Les 3. 99.00 F 1 connecteur DB 25 Male + 1 KB 25 Femelle
Les 2. 85,00 F + 2 capots 25 points . . . KT 1025. 31,00 F
Code Postal LM 324 N ... MC 1488 P MC 1489 P TBA 970 ... TDA 4565

## **VENTE EXCLUSIVEMENT** PAR CORRESPONDANCE

- Composants Electronique, Kits, Outillage, Mesure, Peri informatique etc...
   Matériel de type professionnel origine garantie 100 % Disponible dans la limite des stocks

Réservez dès

catalogue. (13 F en

parution

maintenant votre


timbres-poste)

des stocks

CONDITIONS DE VENTE
Palement à la commande : Franco de port à partir de 500 F en dessous ajouter 25 F pour frais de port et emballage
Contre Remboursement : Franco de port à partir de 500 F Frais de C.R.T. en sus quelque soit le montant.
Colis Hors Norme PTT : Expédition par transporteur en port dû.
Expédition du matériel disponible le jour même pour commandes téléphoniques passées avant 12 h 00



février 87 Nom Prénom

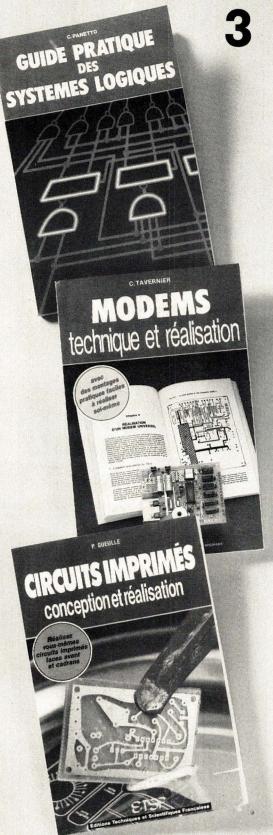

3 NOUVEAUTES STS

1 GUIDE PRATIQUE DES SYSTEMES LOGIQUES, par C. PANETTO

224 pages, format 16×24 cm. Prix: 149 F port compris. Cet ouvrage, par son approche progressive et didactique aborde tous les éléments nécessaires à la compréhension des systèmes logiques et de leurs applications. Véritable guide pratique pour l'étude, la conception et la réali-

sation des systèmes logiques, il s'articule autour des principaux chapitres suivants:

- Les systèmes de numérotation Les convertisseurs analogique-
- Les circuits combinatoires
- Les circuits séquentiels
- Les mémoires

- numérique et numérique-analogique
- L'affichage
- Synthèse

## 2 MODEMS TECHNIQUE ET REALISATION, par C. TAVERNIER

160 pages, format 16×24 cm. Prix: 121 F port compris Un modem permet de faire dialoguer deux ordinateurs par téléphone interposé et également de connecter un micro-ordinateur sur le réseau Télétel afin d'accéder aux divers services proposés sur Minitel, et surtout de raccorder deux équipements informatiques différents.

Cet ouvrage, tant théorique que pratique, vous apporte tout ce qu'il faut pour comprendre et bien utiliser les modems :

- Les liaisons informatiques
- Comment fonctionne un modem
- Les principaux circuits intégrés de modems actuels
- Réalisation d'un modem universel compatible avec toutes les normes actuellement en vigueur
- Comment réaliser un micro serveur Télétel.

## 3 CIRCUITS IMPRIMES - CONCEPTION ET **REALISATION**, par P. GUEULLE

160 pages, format 16×24 cm. Prix: 121 F port compris. L'expérience de Patrick Gueulle dans le domaine de la technique, de la conception, de la réalisation des circuits imprimés, n'est pas étrangère à sa façon d'aborder avec simplicité le

L'auteur explique, en effet, en termes simples, les notions de base d'optique et de chimie, pour passer ensuite en revue tous les produits et matériels existants afin de permettre au lecteur de s'orienter vers un produit fini ou bien une fabrication personnelle.

Les cas réels les plus courants sont explicités pas à pas à l'appui de nombreuses illustrations.

A la lecture de cet ouvrage, amateurs ou professionnels s'apercevront que la réalisation des circuits ne présente vraiment pas de difficultés.

RIVE DROITE \_

2 LIBRAIRIES A VOTRE SERVICE \_\_\_\_\_ RIVE GAUCHE

Librairie Parisienne de la Radio 43, rue de Dunkerque, 75010 Paris Cedex 10

**Librairie des Editions Radio** 189, rue Saint-Jacques, 75005 Paris

qui assurent la vente par correspondance. Joindre un chèque bancaire ou postal à la commande. Les prix s'entendent port et emballage compris.

Diffusion: Editions Radio, 189, rue Saint-Jacques 75005 Paris

Envoi gratuit du catalogue E.T.S.F. sur simple demande de votre part à l'une des 2 adresses ci-dessus.

l, allée des Berges 94370 Sucy-en-Brie

## REALTECHNI



TÉLÉCOMMANDE RADIO DE GRANDE FIABILITÉ, monostable ou bistable, toutes applications professionnelles ou privées par exemple déclenchement de flash d'appareil photo ou caméra, ouverture/fermeture d'acces divers, garage, propriete, transmission d'alarme activation et neutralisation de systèmes d'alarme

POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES
OU PRIVÉES
Une gamme d'émetteurs/récepteurs de 1 à 15 canaux (30 sur demande), 50 mW à 4 W.
Temps de réponse : 50 ms. Prix de 805 à 2 775 F avec antenne, sans pile

Exemple: voir pnoto.

Emetteur: 190 x 75 x 40 metal noir et alu, clavier de commande type telephone digital.

Consommation nulle en veille.

Recepteur, dimensions: 190 x 138 x 68, boîtier plastique gris clair, très esthétique, 243 codes PCM différents. Prix de l'ensemble 2 395 F, sans pile.

ormerents. Prix de l'ensemble 2 395 F. sans pile.

TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE, complément indispensable à votre système d'alarme 1 numéro. 12 V par la centrale, ou exterieure. Raccordement par bonnier a vis. Signale l'alarme par émission d'un signal sonore caractéristique puis raccroche. Renouvelle l'appel toutes les dix minutes, jusqu'au décroché du numéro qu'il a composé. Acquit par rappel du lieu où se trouve le transmetteur, laissez sonner dix fois, puis raccrocher. Ne mobilise pas la ligne. Programmation facile du numéro à avertir. Prix sans alimentation 1 200 F.

Pour tous ces materiels. Port. 35 F.

NOUVEAUX PRODUITS

Optimisez votre ligne téléphonique avec ces matériels d'écoute, de surveillance et de gestion de

igne.
Extrait de notre catalogue
TRANSCODEUR
À distance avr

locale à distance avec télécommande codée (soit au cadran d'appel, soit avec un boîtier . 1 580 F.

SÉLECTEUR D'APPEL

Prend la ligne et permet l'écoute de l'interlocuteur sans obligation de répondre. 620 F. REDIRECTEUR D'APPEL

ues, vous quittez votre domicile ? Vos correspondants peuvent vous joindre en n'importe quel . 1 580 F.

point du globe (rellé à l'automatique). 1 580 F.

TRANSMETTEUR D'ALARME PAR TÉLÉPHONE

Compose automatiquement un numéro de téléphone sur alarme locale. Existe en quatre versions : simple ou avec ecoute locale, avec écoute locale protégé par télécommande ou par code quatre chiffres à taper au clavier téléphonique. De 1 200 F à 2 520 F.

TÉLÉCOMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Un canal ou quatre canaux, muni d'un code d'accès et de l'écoute locale, pour commande à distance de toutes charges électrique par l'intermédiaire de la ligne téléphonique. Un canal 1 265 F, quatre canaux 4 900 F. Nombreux modèles d'émetteurs pour écoute locale ou téléphonique.

Nombreux modeles d'émetteurs pour écoute locale ou telephonique.

Documentation contre 2,20 F. Catalogue général contre 3 timbres à 2,20 F.

Matériels garantis 2 ans. Remise quantitative, nous consulter.

VENTE PAR CORRESPONDANCE DOCUMENTATION ET TARIFS SUR DEMANDE EN JOIGNANT UNE

REALTECHNIC 1, allee des Berges 94370 Sucy-en-Brie

Pour tout renseignement téléphoner de 9 h à 19 h au 16 (1) 45.90.56.11

du lundi au samedi

## **PRO INDUSTRIA**

86-108, av. Louis-Roche 92233 GENNEVILLIERS

Tél.: 47.92.00.20

Soudeur à gaz STEINEL GL 1 000

Ce soudeur est indépendant - sans fil - il peut être utilisé avec ou sans flamme vive.

Grâce à ses dimensions pratiques et aux multiples possibilités d'utilisation qu'il offre, c'est l'appareil idéal de dépannage - Labo - réparation et de bricolage.

Trois accessoires permettent de souder avec la panne, faire du thermorétractable avec la buse et faire de la brasure avec flamme vive à une température jusqu'à 1 300° C

Un convecteur catalytique dans la panne et dans la buse chauffe le gaz.

Le réglage de la température et de l'arrivée du gaz se fait en tournant les 3 bagues.

Le gaz butane contenu dans le réservoir permet une utilisation en continu d'environ 180 minutes.

On peut recharger le réservoir à tout moment et n'importe

#### **ACCESSOIRES LIVRES:**

- Soudeur GL 1000 avec capot de protection
- Gaz butane
- briquet

Disponible chez votre revendeur




#### Machine à insoler INS 4

Ces appareils sont munis de 2 tubes UV et d'une mousse collée sur le couvercle permettant un bon placage de votre montage sur le circuit imprimé. Munis d'une minuterie

Format utile: 200 × 460 mm

Prix: 820,00 F TTC

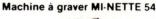



Agitateur-Chauffage Format utile 165 x 230 mm Appareil tout en PVC, muni d'un couvercle évitant les éclaboussures et salissures

Prix: 700,00 F TTC

Plaques présensibilisées positives - 1,6mm/0,035mm Cu

Epoxy simple face

75 × 100..... 6,60 F TTC 100 × 160......13,20 F 150 × 200......23,00 F  $200\times300\ldots ....46,20\,F$ 

Epoxy double faces

100 × 160.....15,20 F  $150 \times 200 \dots 28,00 F$ 200 × 300......56,00 F

Bakélite simple face

100 × 160 . . . . 7,30 F 200 × 300 . . . . 26,00 F

Production Ingelor Trois axes:

Grand Public II. Professionnel III. Petite production Ingelor s.A

17-19, route nationale 54280 Laneuvelotte

Tél: 83 29 03 43 - Tix: 850 024

Les commandes adressées à notre usine sont retransmises à nos distributeurs régionaux pour facturation par leurs soins sur la base du présent tarif qui s'entend départ leurs magasins.

Chambre de gravure jetable

Présentation sous blister pour format maximum de 100 x 160

Prix: 15,00 F TTC

Production 100% Française

Machine à étamer ME 350



Largeur de passage : 350 mm Puissance: 2000 W - 220V

Prix: 16158 Frs TTC

4/87

RP

# HITACHI Osez le professionnel



7 modèles 20 et 40 MHz

- Auto-focus
- 2 voies 1mV/div.SYNCHRO TV
- Modèles base de temps retardée ou curseurs
- Livrés avec 2 sondes.

HITACHI: 26 oscilloscopes de 20 à 150 MHz

\*\*ELECTRONIQUE\*\*

| S.P. 99 - 6, 14e des 116165 data | 78140 Vélizy-Villacoublay | 78140 Vélizy-Villacoublay | 761ex : 695 673 | 761ecopie (1) 39.46.02.40 - Tél. (1) 39.46.97.22

B.P. 99 - 6, rue des Frères Caudron

## **AUJOURD'HUI IL FAUT BIEN CHOISIR SON MÉTIER**



## INFORMATIQUE

BTS - Diplôme d'Etat

Durée : 2 ans Avec ou sans Bac

Un niveau très apprécié des employeurs.

BP - Diplôme d'Etat

Avec ou sans Bac Durée: 15 à 20 mois

Pour obtenir rapidement un poste de cadre dans un secteur créateur d'emplois.

Analyste-Programmeur

Durée: 15 mois environ Niveau Bac

Pour acquérir les bases indispensables de l'Informatique. Languages étudiés : COBOL et BASIC.


Cours général d'Informatique

Niveau fin de 3ème Durée: 8 à 10 mois

Pour démarrer dans les professions de l'Informatique.

Tous œs cours sont suivis, en option, de stages pratiques

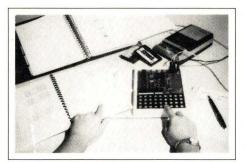Nos cours par correspondance peuvent être étudiés à titre indivi-duel ou dans le cadre de la **Formation Continue** (loi du 16 7 1971)



## MICRO-INFORMATIQUE

Programmeur sur Micro-Ordinateur Durée : 6 mois Niveau fin de 3ºme

Pour apprendre à programmer en BASIC, dialoguer avec n'importe quel micro et partir sur des bases solides.

Cours pratique de Micro-Informatique Durée : 6 mois environ Niveau fin de 3ème

Découverte du "monde" de la micro-informatique (microordinateurs - périphériques - logiciels).

Technicien en Microprocesseur

Durée: 6 à 8 mois Niveau fin de 3ème

Pour comprendre le fonctionnement interne d'un microordinateur. Cours fourni avec un MPF 1B équipé d'un microprocesseur Z 80.

INSTITUT PRIVÉ **D'INFORMATIQUE** ET DE GESTION 7, Rue Heynen 92270 BOIS-COLOMBES

Tél. (1) 42.42.59.27



## **ELECTRONIQUE "87"** Technicien en Electronique /

Durée: 24 mois environ (2 modules de 12 mois) Niveau minimum conseillé : fin de 3ème.

Aucune connaissance préalable de l'électronique n'est nécessaire. À la fin de ce cours vous aurez un niveau équivalent au Bác Technique, F2 et pourrez postuler à un emploi d'"Agent Technique" puis de "Technicien de Maintenance

## BUREAUTIQUE

Micro-électronique

Secrétariat - Traitement de Texte

Niveau fin de 3ème Durée : 6 mois environ

Initiation au "monde" de la micro-informatique. Formation pratique sur l'AMSTRAD PCW fourni en option avec le cours

Envoyez-moi votre brochure gratuite nº X4673 sur	
INFORMATIQUE/MICRO-INFORMATIQUE	
LECTRONIQUE/MICRO-ELECTRONIQUE   BUREAUTIQUE	
(cochez la case qui vous intéresse)	

(00)	nez la case qui vous interesse)
Nom	Prénom
Adresse	
Code postal	Tél

# LES BRANCHÉS ISENT HIFT STÉRÉO



En plus de ses rubriques habituelles, Hi-Fi Stéréo a repris sa rubrique « Dossiers ». Régulièrement, ce sont vingt maillons Hi-Fi du même type qui sont passés au crible : mesures et possibilités bien sûr, mais aussi et surtout conseils optimaux d'utilisation pour chaque appareil, et compte rendu d'écoute. Le tout sans compromis!

Chaque mois, dans Hifi Stéréo, vous trouverez des bancs d'essai et des reportages nombreux, pour vous aider à mieux choisir votre chaîne Hifi.





#### COMPOSANTS DE QUALITE

LE PLUS GRAND CHOIX - LES PLUS GRANDES MARQUES - AUX MEILLEURS PRIX

PRIX T.T.C. - EXTRAIT DE TARIF 1987

22. avenue de la Paix. 67000 STRASBOURG - Tél.: 88.36.75.38

AA 119 1,30 F	7490 2.60 F	4069 2,60 F	CA 3020 43.20 F	NE 532 N 4,80 F	TCA 4511 29.00 F	TLC 555 CP . 7.00 F	HA 1406 10.10 F	UPC 1024 7,90 F
	74121 5,10 F	4073 2,60 F	CA 3028 A 23,40 F	NE 555 N 3,50 F				
BA 158 0,90 F							LA 1201 13,10 F	UPC 1025 . 35,10 F
BY 255 1,50 F	74 LS 00 2,30 F	4081 2,70 F	CA 3046 5,90 F	NE 556 N 6,50 F	TDA 1009 21,00 F	U 267 B 15,90 F	LA 1230 20,30 F	UPC 1031 . 21,10 F
1 N 4004 0,50 F	74 LS 04 <b>2,30 F</b>	4093 4,00 F	CA 3130 E 14,40 F	NE 567 N 6,60 F	TDA 1011A . 17,90 F	0 1096 B 47,80 F	LA 3361 8,90 F	UPC 1181 . 16,00 F
1 N 5400 1,00 F	74 LS 07 6,90 F	4514 11,70 F	CA 3140 E 7,40 F	NE 572 N 38,50 F	TDA 1024 14,50 F	UAA 180 <b>20,90 F</b>	LA 4100 10,10 F	UPC 1182 . 16,00 F
AC 121 3,00 F	74 LS 13 <b>2,90 F</b>	4584 4,20 F	CA 3189 E 17,00 F	NE 5532 N 13,90 F	TDA 1028 23,00 F	ULM2003AN . 8,80 F	LA 4140 7,60 F	UPC 1185 . 27,80 F
AD 161 7,70 F	74 LS 18 7,00 F	40103 13,10 F	DAC 08 3,60 F	NE 5534 N 11,40 F	TDA 1044 21,80 F	ULM2803AN 16,70 F	LA 4192 19,90 F	UPC 1212 . 13,80 F
AF 240 S 9,50 F	74 LS 21 2,30 F	40161 <b>7,00 F</b>	ICL 7106 62,00 F	RC 4136DB . 10,80 F	TDA 1072 23,80 F	XR 2206CP . 58,30 F	LA 4220 19,20 F	UPC 1230 . 27,30 F
BC 161-6 3,00 F	74 LS 30 2,30 F	40175 <b>7,00 F</b>	ICL 7107 62,00 F	RC 4558 NB 6,20 F	TDA 1083 15,00 F	XR 2207CP . 43,60 F	LA 4420 16,30 F	UPC 1238 . 21,00 F
BC 168 B 1,20 F	74 LS 47 7,70 F	40193 <b>7,30 F</b>	ICL 7126 56,00 F	S 576 B 32,80 F	TDA 1151 7,70 F	XR 2211CP . 35,90 F	LA 4430 16,40 F	UPC 1350 . 16,50 F
BC 327-25 0.90 F	74 LS 54 2,90 F	40245 16,00 F	ICL 8069C 27,80 F	SAA 1024 29,20 F	TDA 1420 25,90 F	A 80A CPU . 21,80 F	LA 4440 30,90 F	OPTO électron.
BC 547 B 0,80 F	74 LS 76 4,20 F	40373 16,00 F	ICM7217A 147,50 F	SAA 1121 54,80 F	TDA 1506 24,30 F	Z 80A CTC . 21,00 F	LA 4445 27,00 F	LED 5 ou 3 mm
BC 558 B 0.80 F	74 LS 86 3,80 F	74 C 00 7,20 F	ICM 7555 13,60 F	SAB 0529 28,40 F	TDA 1510 34,80 F	Z 80A PIO . 21,00 F	LA 4460 25,50 F	Rouge 0.80 F
BC 560 C 1,00 F	74 LS 92 4,40 F	74 C 20 7,00 F	L 200 CV 11,00 F	SAJ 110 22,00 F	TDA 1905 14,20 F	Régl. 78 T0220	LA 4461 25,50 F	vert, jaune 1,00 F
BD 139 2,40 F	74 LS 133 3,20 F	74 C 906 13,40 F	L 297 53,20 F	SAJ 141 25,90 F	TDA 2003 11,50 F	5, 12, 15 V 4,70 F	M 51515 38,30 F	LD 271 2,70 F
BD 140 2.40 F	74 LS 161 5.60 F	74 HC 00 2,60 F	L 4885CV 21,40 F	SG 3524 N 14,80 F	TDA 2005M . 31,00 F	Régl. 78L T092	M 51516 29,60 F	BP 104 11,20 F
BD 243 C 5,40 F	74 LS 175 4.50 F	74 HC 04 2,60 F	LF 356 N 7,20 F	SL 440 DB 28,00 F	TDA 2008 20,30 F	5. 12. 15 V 3.20 F	M 51521 10,70 F	BPW 34 11,20 F
BD 244 C 5,50 F	74 LS 244 6.40 F	74 HC 32 3,30 F	LF 357 N 8,50 F	SL 486 DB 42,00 F	TDA 2040 22.70 F	Régl. 79 T0220	MB 3712 18,60 F	BP 103 B 2 5.80 F
BD 711 6,60 F	74 LS 256 9.90 F	74 HC 132 6,10 F	LF 398 N 32,60 F	SL 6310DB . 30,00 F	TDA 2150 24,70 F	5, 12, 15 V 4,80 F	MB 3730 28,60 F	KTY 10 8,20 F
BD 179 A 4,90 F	74 LS 279 5,70 F	74 HC 244 6,70 F	LM 10CLN 49,80 F	SP 8647 102,50 F	TDA 2320 10,80 F	Réal. 79L T092	MB 3731 31,50 F	TIL 78 7,00 F
BF 337 4,40 F	74 LS 353 7,60 F	74 HC 373 8,30 F	LM 35 CZ 79.80 F	SP 8680 143,90 F	TDA 2532 32,20 F	5. 12. 15 V 3.60 F	S 40 W 149.60 F	·LDR 07 12,00 F
BF 961 4,80 F	74 LS 375 5,10 F	723 N 4.80 F	LM 301N8 5,40 F	TAA 550 4.00 F	TDA 2578A . 35.00 F	C.I. JAPONAIS	STK 0050 96.00 F	SU 25 4.40 F
BF 981 6,20 F	74 LS 395 8.00 F	741 N 8 3,40 F	LM 307N8 6,80 F	TAA611B12 . 12,00 F	TDA 2640 39,80 F	AN 214 21.60 F	STK 022 83.60 F	HD 1131 R 9.80 F
BFR 34 A 10,40 F	74 LS 541 11.00 F	748 N 8 4.80 F	LM 311N8 5,50 F	TAA630 S 20.00 F	TDA 2653 43.40 F	AN 217 23.00 F	STK 050 240.70 F	HD 1133 R 9,80 F
BFR 90 7,80 F	74 LS 624 15,60 F	758 N 18,60 F	LM 317 T 7.40 F	TAA 4765A 17,60 F	TDA 3420 22,00 F	AN 5732 21,60 F	STK 435 67,20 F	DL 7751 R . 12,20 F
BFT 65 15.80 F	74 LS 670 14.30 F	2114-45 19.00 F	LM 324 N 3,60 F	TAF 2453A 17,50 F	TDA 3560 57.80 F	AN 7145 35,10 F	STK 437 89.80 F	DL 7760 R . 12.20 F
BS 170 5,60 F	74 LS 688 26.00 F	27128-35 44.20 F	LM 334 Z 9,80 F	TBA 120 S 6.40 F	TDA 3576B . 46.80 F	AN 7151 41,10 F	STK 441 140.70 F	LCD 3½ DIG. 49,50 F
BU 126 12,20 F	4001 <b>2,30 F</b>	4116-20 13.00 F	LM 337 T 11.00 F	TBA 480 15,80 F	TDA 4050B . 22,10 F	AN 7158 41.80 F	STK 463 138,20 F	SUP. C.I.D. LYRES
BU 208 A 14,20 F	4007 2,40 F	41256-15 39.80 F	LM 339 N 4,60 F	TBA 540 20.00 F	TDA 4600 29,10 F	BA 313 12.70 F	STK 465 140.40 F	8 br 0.80 F
BUZ 10 A 19,80 F	4009 3,80 F	5101 28,30 F	LM 358N8 3.80 F	TBA 760 19.40 F	TDA 5850 21,60 F	BA 521 22,20 F	TA 7130 14.00 F	14 br 1,00 F
J 310 8.70 F	4010 3,80 F	6116 LP3 19,80 F	LM 380N8 14.00 F	TBA 800 7.40 F	TDA 7010T 29.40 F	BA 527 17.90 F	TA 7208 19.20 F	16 br 1,10 F
MJ 2501 15,80 F	4011 2,30 F	6502 P 44.00 F	LM 393N8 3.90 F	TBA 810 S 6,80 F	TDA 9403 31.00 F	BA 536 22.20 F	TA 7215 29.50 F	28 br 2,10 F
MJ 3055 10,00 F	4013 3,10 F	6522 P 48,30 F	LM 3401 N 15,90 F	TBA 820 M 5,20 F	TL 044 CN 19,60 F	BA 1320 18,60 F	TA 7222 19,20 F	40 br 2,80 F
2 N 914 3.00 F	4015 <b>5,00 F</b>	6532 P 61,80 F	LM 3915 N 39.90 F	TBA 920 S 12.70 F	TL 070 CP 9.70 F	HA 1151 10,20 F	TA 7227 33.50 F	QUARTZ
2 N 2222A 2,30 F	4016 <b>3,70 F</b>	6802 P 49.00 F	LS 7220 37,20 F	TBA 990 17.00 F	TL 071 CP 6.90 F	HA 1366W . 25.20 F	TA 7229 34.10 F	32768 KHz 4,20 F
2 N 3019 3,20 F	4017 4,20 F	8031 AH 51.00 F	MAX 232CP . 83,00 F	TBA 1441 16,50 F	TL 072 CP 7,00 F	HA 1367 48,30 F	TA 7240 30,80 F	4.0 MHz 10,20 F
2 N 3441 11,60 F	4027 3,00 F	8085 AP 26.80 F	MC 1310 P 10,00 F	TCA 205 A 26,20 F	TL 074 CN 11.00 F	HA 1368 26,60 F	TA 7312 14.80 F	4.9152 MHz 10,20 F
2 N 3706 1,30 F	4030 2,70 F	8214 P 21,00 F	MC 14558N8 . 4,30 F	TCA 240 19.80 F	TL 081 CP 5.30 F	HA 1377 25,60 F	TA 7628 18,80 F	5.185 MHz . 10,20 F
CIRCUITS INTEG.	4035 <b>5,70 F</b>	8255 AP 24,30 F	MC 1488 5,60 F	TCA 280 A 24,00 F	TL 082 CP 6,00 F	HA 1392 30,80 F	UPC 41 27.70 F	
	4040 <b>5,10 F</b>	9368 PC 42,60 F	MC 1489 5,60 F	TCA 331 A 7.10 F	TL 170CPL 10,20 F	HA 1394 51,10 F	UPC 575 10.90 F	
	4046 6.70 F	ADC 804 48,30 F	MC 3357 P 22,40 F	TCA 440 17,90 F	TL 431CPL 7.70 F	HA 1397 44,30 F	UPC 577 10,30 F	
7417 5,70 F 7447 9.40 F	4049 <b>3.30</b> F	AY-3-1350 92.80 F	ML 929 DP 62.00 F	TCA 671 14,20 F	TL 7705CP 13,20 F	HA 1398 36,90 F	UPC 1020 . 35,80 F	
/44/ 3,40 F	4043 3,30 F	A1-0-1000 32,00 F	WIL 323 DF 02,00 F	10A 071 14,20 F	12770001 13,20 F	TIA 1000 00,30 F	01 0 1020 . 33,00 F	32.0 MHz 10,20 F

VENTE PAR CORRESPONDANCE :

Paiement à la commande - Port forfait 20 F - Tarif 1987 : 4,40 F en timbres (plus de 5 000 références).

## PERLOR - LE CENTRE DU COFFRET ELECTRONIQUE

Le coffret que vous recherchez est chez Perlor-Radio. Plus de 350 modèles en stock.

Toutes les grandes marques : BIM - EEE - ESM - HOBBY BOX - ISKRA - RETEX - STRAPU - TEKO - LA TÔLERIE PLASTIQUE. Catalogue «centre du coffret» : descriptif par type, listes de sélection

rapide par critères de dimensions et de matériaux, tarif. Un document unique: envoi contre 8 F en timbres.

## PERLOR - LE CENTRE DU CIRCUIT IMPRIME

Agent CIF - Toutes les machines - Tous les produits.

Nouveau: Perlor fabrique votre circuit imprimé, dans son atelier

Simple face **52** F le dm². Double face **90** F le dm² plus éventuellement frais de film. Délai 48 heures. Conditions et tarif détaillé sur simple demande.

Catalogue «centre du circuit imprimé». Plus de 700 produits avec tarif. Envoi contre 7,50 F en timbres.

## PERLOR - COMPOSANTS

Tous les composants électroniques pour vos réalisations. Catalogue «Pièces détachées» contre 10 F en timbres.

Les trois catalogues 15 F.

25, rue Hérold, 75001 PARIS - Tél. : 42.36.65.50 Ouvert tous les jours sauf le dimanche (sans interruption) de 9 h à 18 h 30 — Mêtro : Etienne-Marcel - Sentier - RER Châtelet les Halles (sortie rue Rambuleau)

Pour VOTRE PLAISIR ou pour VOTRE AVENIR dès aujourd'hui, optez pour

Préparation à l'examen CAP Electronique

Un cours simple basé sur la pratique, sans théorie superflue.

- 1. Vous construisez un oscilloscope qui reste votre propriété.
- 2. Vous faites plus de 40 expériences avec l'oscilloscope.
- 3. Nos manuels de théorie très clairs vous initient rapidement à l'électronique
- 4. Un professeur est toujours à votre disposition.
- 5. Vous pourrez ensuite aborder tout ce qui touche à

DTE Enseignement privé par correspondance

# DEVENEZ UN

et écoutez vivre le monde

Notre cours fera de vous un émetteur radio qualifié Préparation à l'examen licence PTT.

GRATUIT

Pour recevoir notre brochure sans engagement, cocher la case qui vous intéresse.
Remplir et expédier ce bon à

DINARD TECHNIQUE ELECTRONIQUE B. P. 42 - 35801 DINARD (France)

☐ ÉLECTRONIQUE - Brochure 32 pages couleur ☐ RADIO-AMATEUR - Brochure et documentation

NOM (majuscules S.V.P.)

ADRESSE

**CODE POSTAL** 

VILLE

# LES COMPOSANTS A LA CARTE

75

## RADIO VOLTAIRE

B.P. 439 75527 PARIS CEDEX 11
Tél.: (1) 43.79.50.11 - Télex: 680.952 F - Fax: (1) 43.79.50.09
Vente exclusive en gros - Toujours en stock:
RTC, COGECO SIGNETICS...
sans oublier TEXAS INSTRUMENTS...

7

42

## RADIO BEAUGRENELLE

6, rue Beaugrenelle - 75015 Paris Tél.: 45.77.58.30 Composants électroniques - Kits -

Ouvert : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 Samedi matin de 9 h à 12 h



ELECTRONIC CENTER

3. RUE JEAN VIOLETTE CASE POSTALE—106 CH—1211 GENEVE—4 TX-428546 IRCO CH TEL (022) 20 33 06

Sté ZENER FRANCE

**ÉLECTRONIQUE** 1, quai de Bacalan 33000 Bordeaux - Tél. : 56.50.37.27

Composants professionnels, mesure, gravure de circuits imprimés, etc. Demandez notre tarif gratuit sur les promotions μP 6809 et 68000 et périphériques. Ouvert tous les jours du lundi au samedi de 9 h à 19 h

SEC

19, rue Alexandre Roche 42300 ROANNE - Tél. : 77.71.79.59

Composants - Kits - H.P - Hifi - Sono - Matériel C.B. etc...

Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

## Annonceurs de mai

Réservez votre espace publicitaire avant le 26 mars 1987 **Tél.: 42.00.33.05** 

**OM** Electronique

25, rue d'Isly 13005 Marseille Tél. : 91.79.82.68

Cpts électroniques — Kits — Appareils de mesure — Outillage. Ouvert du lundî au samedî de 9 h à 12 h 30 et de 16 h à 19 h 30 Sauf mercredi matin.

COMPOSANTS ELECTRONIQUE et DÉRIVÉS

## TÉVÉLEC

CHRISTIAN HIEN (PLACE DU CHÂTEAU)

18, rue Saint Nicolas

80200 PÉRONNE

KITS PACK ELCO OK PLUS HP VISATON
Vente par correspondance

Catalogue sur demande

NOUVEAU 94
CYRIL ELECTRONIQUE

26, rue des Laitières 94300 VINCENNES - Tél. : **43.74.06.00** 

Tout matériel électrique, électronique et prochainement informatique.

Vente de composants électroniques au détail.

Ouvert du lundi au samedi inclus de 9 h à 12 h et de 13 h à 19 h.



COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

Vente de composants Réparations Créations

18, rue de la Sinne 68100 MULHOUSE 28 89 66 04 11

Lab во

BOITES DE CIRCUIT CONNEXION

sans soudure

Documentation gratuite à : SIEBER-SCIENTIFIC

Saint-Julien du GUA. 07190 St-SAUVEUR-de-MONTAGUT Tél.: 75.66.85.93 - Télex: Selex. 642138 F code 178

Electron = Shop

.63

COMPOSANTS KITS ÉMETTEURS RÉCEPTEURS DÉTECTEURS DE MÉTAUX ANTENNES ET ACCESSOIRES C.B. CONTROLEUR

20, avenue de la République

63100 CLERMONT FERRAND Tél. 73.92.73.11

# LES COMPOSANTS A LA CARTE

## MPRELEC

74550 PERRIGNIER Tél.: 50.72.46.26

Fabrication de circuits imprimés simple et double face, à l'unité ou en série - Marquage scotchcal - Qualité professionnelle

> Composants électroniques

Micro-informatique



34. rue d'Arène - 25000 BESANCON

Tél.: 81.81.02.19 et 81.81.20.22 - Télex 360593 Code 0542 Magasin industrie : 72, rue de Trépillot - Besançon Tél. : 81/50.14.85

9900 FTTC

SYSTÈME COMPLET

AA SATELLITE 147 Bd Voltaire 75011 PARIS el 1 43 48 21 93

56

## ETS MAJCHRZAK

107, rue P. GUIEYSSE 56100 LORIENT

Tél.: 97.21.37.03

Télex: 950.017 F

ouvert tous les jours sauf le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

78

## SARTROUVILLE composants

7, rue Voltaire, 78500 Sartrouville Tél.: 39.13.21.29

Composants électroniques - Circuits imprimés Kits TSM - HP - Coffrets, etc.

Notre catalogue : En vente au magasin ......

Ouvert du lundi après midi au samedi inclus de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30

Annonceurs de mai

Réservez votre espace publicitaire avant le 26 mars 1987

Tél.: 42.00.33.05

## ORMELEC

30, cours Émile-Zola - 69100 Villeurbanne Tél.: (78) 52.82.00 - Métro Charpennes

Cpts électr. - Kits - H.P. - Jeux de lumière - Librairie -Outillage - Mesure. Ouvert le lundi après-midi

Composants électroniques -Pièces détachées radio TV - Kits -Accessoires HI FI - Jeux de lumière Emission - Réception

29. RUE PAUL BERT 42000 SAINT-ÉTIENNE

TEL. 77.32-74-62

## CHELLES ELECTRONIQUES

19, Av. du Maréchal Foch 77500 CHELLES - Tél.: 64.26.38.07

Composants électroniques - Circuits imprimés - Revues techniques etc... (Pas de catalogue).

Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 15 et de 14 h 30 à 19 h

CETELEM

90

Au cœur de la vieille ville Tél.: 84.28.99.52

## ELECTRONIC INDUSTRIE (SARL)

Capital 50 000 F

5, rue Rousselet - 90000 Belfort Un magasin de techniques de Pointe Composants électroniques **Émission - Réception** 



## KANTELEC DISTRIBUTION

27 bis, rue du Général Galliéni 97200 FORT de FRANCE - MARTINIQUE

Tél.: (596) 71.92.36 - Télex: 912 770

Distribue JELT - Composants électroniques - Kits - H.P. Résistances - Condensateurs - Département librairie.

## ELECTRONIQUE

LOISIRS-SERVICES

4. rue de l'Huveaune

13400 AUBAGNE

Tél.: 42.03.10.79

COMPOSANTS - KITS ELECTRONIQUES - ANTENNES TV & RADIO-LIBRAIRIE - JEUX DE LUMIÈRE

# LES COMPOSANTS A LA CARTE

A GRANVILLE

COMPOSANTS POUR PUBLIC & INDUSTRIELS RÉALISATION DE CIRCUITS IMPRIMÉS MESURE - OUTILLAGE - COFFRETS - LIBRAIRIE + SERVICE DÉPANNAGE MICROS et HIFI

6 Bis, Av. des Matignon 50400 GRANVILLE

électronique

Tél.: 33.51.09.38

CATALOGUE SUR MINITEL - Tél.: 33.51.89.13

Ets POMMAREL

14, place Doublet - 24100 BERGERAC

Tél.: 53.57.02.65

Composants électroniques actifs et passifs - Circuits intégrés - Transistors -Mémoires - Micro-ordinateurs - Lecteurs de disquettes TEAC - Logiciels (jeux et comptabilité)

KITS: TSM - OK - KIT PLUS - JOSTY KITS

HP: VISATON

24

26

Des milliers de composants. Vente par correspondance. Liste de matériel sur demande

## 69 YON RADIO COMPOSANTS.

46, Quai Pierre Scize 69009 LYON - Tél.: 78.39.69.69 TOUS LES COMPOSANTS

CHOIX - QUALITÉ - PRIX

50

Tél.: 78.39.69.69

DU NOUVEAU:

RECEPTION TELEVISION PAR SATELLITE **20 PROGRAMMES** 

(Documentation sur demande)

69

97

## **ELECTRONIC DISTRIBUTION** 13, rue F. Arago 97110 Pointe à Pitre - GUADELOUPE

Tél. : (590) 82.91.01 - Télex 919.907

Distribue : JELT - H.P - divers - Kits - Composants électroniques - Département librairie

13

## **DIRAC Composants**

9, place Paul Cezanne 108, cours Julien

13006 MARSEILLE. Tél.: 91.47.11.05

Métro : Notre-Dame-du-Mont - Parking : Cours Julien Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 - 14 h à 18 h 30

## ELECTRONIC 63

29, place du Changil 63000 CLERMONT-FERRAND - **Tél.** : **73.31.13.76** COMPOSANTS - KITS - OUTILLAGE - HP - MESURE - LIBRAIRIE - COFFRETS

RÉALISATION DE CIRCUITS IMPRIMÉS Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

5 bis, rue de Chantal

26000 VALENCE - Tél.: 75.55.09.97 Émission - Réception - Micro informatique - Radio téléphone - Antennes - Alarmes - Composants - Circuits imprimés - Mesure - Outillage - Coffrets - Télévision par satellite - Réparation - Conseils SUPER PROMO appareils de mesure.

Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h Tous les composants disponibles pour les réalisations de Radio Plans.

Electronique - Informatique - Vidéo

19, rue Hippolyte Flandrin **69001 LÝÖN (Terreaux)** Tél.: 78.27.80.17

sur Minitel 78.27.80.17

Composants - Kits TSM - Micro-ordinateurs et périphériques ORIC

06

## COMPTOIR CANNOIS DE L'ELECTRONIQUE

6, rue LOUIS-BRAILLE - 06400 CANNES

Tél.: 93.38.36.56

Cpts électroniques - Mesure - Jeux de lumière - Kits - Outillage Réalisation de circuits imprimés (unités et petites séries). Envoi du catalogue complet contre 4 timbres à 2,20 F

COMPOSANTS

24, rue Henri-Barbusse 94450 Limeil 45.69.44.23

SONO

RADIO

69.21.34.18 10, rue Hoche 91260 Juvisy

## Annonceurs de mai

Réservez votre espace publicitaire avant le 26 mars 1987

Tél.: 42.00.33.05

## armié composonis

SAINT SARDOS 82600 VERDUN SUR GARONNE

☎ 63 64 4691						
80 003 MURES 03 Iss 10 7.00 F No 5003 R 03 NL Iss 12.50 F No 008 MURES RET.I.es 5 8.00 F No 013 WHRTS 03 Iss 10 9.00 F No 5013 V 03 NL Iss 12.50 F No 103 WHRTS 03 Iss 10 9.00 F No 5013 V 03 NL Iss 14.00 F No 103 WHRTS 03 Iss 10 9.00 F No 5013 V 03 NL Iss 14.00 F No 103 WHRTS 03 Iss 10 9.00 F No 5013 V 03 NL Iss 14.00 F No 103 WHRTS 03 Iss 10 9.00 F No 5013 V 03 NL Iss 14.00 F No 103 WHRTS 03 Iss 10 9.00 F No 5013 V 03 NL Iss 14.00 F No 103 WHRTS 03 Iss 10 9.00 F NO 5013 V 03 NL Iss 14.00 F NO 103 WHRTS NO 103 NL ISS 14.00 F NO 103 WHRTS NO 103 NL ISS 14.00 F NO 103 WHRTS NO 103 NL ISS 14.00 F NO 103 WHRTS NO 103 NL ISS 14.00 F NO 103 WHRTS NO 103 NL ISS 14.00 F NO 103 WHRTS NO 103 NL ISS 14.00 F NO 103 WHRTS NO 103 NL ISS 14.00 F NO 103 WHRTS NO 103 NL ISS 14.00 F NO 103 WHRTS NO 103 NL ISS 14.00 F NO 103 WHRTS NL ISS 14.00 F NO 1						
10 079 CDR 073 Is 1 15.00 F 16.548 IN 914 Is 10 4.00 F 16.10 4.70 6.15 1 120.00 F 16.00 CDR 073 Is 2 15.00 F 16.548 IN 4148 Is 30 4.00 F 16.10 11 II						
10.005 AFFICHEURS \$350 KI 13 M let 7 18.00 F 1						
14.00 F 18.00 F 18.00 F 18.10 F 18.00						
NATION AND ADDRESS OF THE STATE						
DE 4.7 pF A 10 nF (PRECISER LA VALEUR BESIREE)  No B40 10 COND. CERMINUES de seas valeur 3.00 F						
10   10   10   10   10   10   10   10						
1/4 M De John a 10Mohn (PRECISER LA VALEUR DESIREE)						
MODIFIED						
180   180						
No 1922 BORNIERS 2 PLOTS IS 2 6.00 F						
10.00 F 10.10 F 20 MR 50 MM 0.2W 10.00 F 10.10 PE 0.00 F 10.10 F 10.00						
Re 095 78LOS 0.18 Is 3 9.00 F No 117 LM 317T les 2 12.00 F No 12.00 R No 123 ua 723 les 2 15.60 F No 097 78LL 20.18 Is 3 9.00 F No 120 L 200 28 Is 2 18.00 F No 130 79LOS 0.48 Is 3 9.00 F No 120 L 200 28 Is 2 18.00 F No 132 79LOS 0.48 Is 2 10.00 F No 130 79LOS 0.48 Is 3 15.00 F No 120 L 200 28 Is 2 18.00 F No 132 79L12 0.48 Is 3 15.00 F No 129 78T12 38 PIECE 17.00 F No 124 79L2 1.58 Is 3 15.00 F No 129 78T12 38 PIECE 17.00 F No 124 79L2 1.58 Is 3 15.00 F No 127 78T12 1.58 Is 3 15.00 F No 128 78T2 1.58 Is 3 15.00 F NO 128 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78						
8201 4001 B in 5: 9.00 F % 233 4033 B in 7: 24.00 F % 277 4077 B in 7: 5.00 F % 202 4002 B in 7: 3.00 F % 235 4035 B in 7: 2.500 F % 202 4002 B in 7: 3.00 F % 235 4035 B in 7: 2.500 F % 202 4007 B in 8: 3.00 F % 235 4035 B in 8: 2.500 F % 202 4007 B in 8: 3.00 F % 202 4007 B in 8: 3.20 F % 202 4002 B in 8: 3.20 F % 214 4011 B in 5: 9.00 F % 202 4027 B in 8: 3.20 F % 202 402 402 B in 8: 3.20 F % 202 402 402 402 5 M in 8: 3.20 F % 202 5 M in 8:						
80 211 4011 8   18 3   9.00 F   80 243 4043 8   18 2   4.80 F   80 277 4077 8   18 2   5.00 F   80 214 4012 8   18 1   4.50 F   80 244 4046 8   18 1   1.10 0 F   80 277 4077 8   18 2   5.00 F   80 214 4012 8   18 2   1.10 0 F   80 245 4045 8						
8 371 N 071 les 2 11.50 F to 411 Ut 311 les 2 11.00 F to 442 TM 820 PIEE 7.00 F to 374 N 077 les 2 18.00 F to 424 Ut 324 les 2 17.40 F to 442 TM 820 PIEE 7.00 F to 374 N 074 PIEE 15.00 F to 334 Ut 3342 les 2 17.40 F to 442 TM 820 PIEE 34.00 F						
1.50   1.50						
No 610 2N 1711 les 10 20.00 F No 635 BC 237B les 20 11.00 F No 663 BC 55BB les 20 11.00 F No 669 22 19 les 5 15.00 F No 638 BC 238B les 20 11.00 F No 665 BD 135 les 3 6.90 F No 620 2N 2222 les 10 16.50 F No 640 BC 307B les 20 11.00 F No 666 BD 136 les 3 6.90 F						
16 620 2N 2222 is 10 16.50 F 16 640 BC 3678 is 30 11.00 F 16 666 BD 136 is 3 6.90 F 16 625 R) 2905 is 10 20.00 F 16 648 BC 3378 is 30 11.00 F 16 668 BD 136 is 3 6.90 F 16 648 BC 3378 is 30 10.00 F 16 648 BC 3378 is 30 10.00 F 16 648 BC 378						
1768 1.5 # 25 V lss 10 10.00 F						
Company   Comp						
No 709 21 of 25 vies 10 9.00 F No 726 220 of 25 vies 10 11.50 F No 751 220 of 40 vies 2 15.00 F No 710 47 of 48 of 48 vies 10 7.00 F						
10   10   10   10   10   10   10   10						
10 900 33.748 fb; les 2: 18.00 F ks 903 3.7348 fb; les 2: 24.00 F ks 906 6.3536 fb; PIECE: 12.00 F ks 901 1.000 fb; PIECE: 60.00 F ks 913 3.7575 fb; PIECE: 12.00 F ks 908 6.000 fb; PIECE: 12.00 F ks 910 18.000 fb; PIECE: 12.000 F ks 910 18.000 fb; PIECE: 12.000 F ks 910 18.000 fb; PIECE: 12.000 F						
1008 0 800KES   18   0 8 .00 F   10   101   18   180KES   18   5 7 .50 F   16   1028   28   180KES   18   4 6 .80 F   10   101   18   180KES   18   5 7 .50 F   16   1028   28   180KES   18   2 4 .00 F   10   101   10   10   10   10   10						
11						
10   2000   74   HC   00   2.50   F   10   2085   74   HC   85   5.50   F   10   2175   74   HC   175   4.00   F   10   2000   74   HC   00   2.50   F   10   2085   74   HC   85   3.00   F   10   2740   74   HC   240   6.00   F   10   2085   74   HC   240   74   HC   240   6.00   F   10   2085   74   HC   240   74						
CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. NOS PRIX SONT I T C.  - PALEMENT A LA COMMANDE + 27 F DE FRAIS DE PORT ET D'EMBAL AGE, FRANCO AU DESSUS DE 400 F.  - CONTRE REFIBUURSEMENT: 10% A LA COMMANDE (PORT ET BRALLAGE; FRANCO AU DESSUS DE 400 F.						
- CONTRE REMBOURSEMENT: 10% A LA COMMANDE ( PORT ET EMBALLAGE : 45 F)						

TOUS NOS COMPOSANTS SONT GARANTIS NEUFS ET DE GRANDES MARQUES

118, rue de Paris - 93100 MONTREUIL Tél. 42.87.75.41 - Métro Robespierre nte au détail du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

SAUF le mardi : vente en gros uniquement sur rendez-vous (Périphérique : sortie Porte de Montreuil à 800 m) - Télex : 232-503 F

NOUVEAU ? Consultez-nous sur MINITEL au 42.87.33.06 + connexion FIN

Vous connaîtrez nos promos de « dernière minute », notre cataloque complet, notre messagerie, etc...

(Tarif d'une communication téléphonique simple.)

AUCUNE COMMANDE INFÉRIEURE A 200 F NE SERA ACCEPTÉE Joindre le règlement intégral à la commande augmente des frais de port (se reporter à chaque article). (CCP, chèque bancaire, mandats.)

## ZX 81 SIMCIƏİ



MICRO-ORDINATEUR D'INITIATION 1500 F Valeur de l'ensemble .......

490F Vendu l'ensemble .

Par 3 : l'ensemble **450 F** pièce Par 5 : **420 F** - Par 10 : **390 F**. Port 50 F l'ensemble à la commande Par quantité expédition en port dû.

MONITEURS VIDEO INFORMATIQUE COMPOSITES ET TTL 220 V -Emballage d'origine -Très grande marque Ecran vert 32 cm .....

...590F Expédition en port dû Ecran ambre 32 cm ...

ASTEC - ALIMENTATION 110 V/1 A - 220 V/0,6 A - 50-60 Hertz, sortie + 5 V/6 A - + 12 V/1,5 A - + 12 V/2,1 A - - 12 V/0,25 A - 65 W puissance maximum (port 409) ...... 350F

EPSON P-40. Imprimante 40 colonnes/Parallèle. Accus rechargeables et secteur 220 V.

390F Valeur : -1100 F (port 50F)

1 ZX 81 à réviser pour (récupération ou réparation). 1 extension 16 K neuve (port 50F)

200F

П

T

Н

П

WE

П

YAKECEM

AKECEM

VU CALC - VU FILE - CHESS - TOOLKIT - INVENTION - FANTASY - PLANET OF DEATH - ESPIONNAGE ISLAND - HISTORY - GEOGRAPHY - GLOOPER - CLUB RECORD - REVERS - FLIGHT SIMULATION - SUPER PROGRAM № 1, № 3, № 8 - SHIP OF DOOM - BACKGAMMON - BIORYTHM - INCA CLUBES - CITY PATROL - ENGLISH LITTERATURE № 1, № 2 - MOTHERSHIP - FORTH - SABOTAGE - THRO THE WALL - SPELLING.

La pièce : 40F Par lot de 10 : 290F (port 40F)

Périphériques à prix soldés : matériel neuf à moitié prix

SINCLAIR:
Synthétiseur vocal (Spectrum): 200 F - Adaptateur manette jeux programmable (pour ZX ou Spectrum): 75 F - «BIP» clavier ZX 81: 100 F

**AMSTRAD** rayon optique : 150 F - Cordon Péritel Amstrad : 70 F - Interface Joystick : 100 F - Synthétiseur vocal : 250 F - daptateur Péritel Amstrad : 200 F.

ORIC :

П

П

☑ = teur noir et blanc (permet le branchement sur TV non munie de prise Péritel) : 70 F - Adaptateur Joystick : 50 F. Périphériques : port de 1 à 3 pièces : 25⁵ - De 3 à 5 pièces : 40⁵ - Quantité supérieure : en port dû

#### MATRA 🔊 Micro-ordinateurs couleurs et sonores à des prix exceptionnels !!!

BASIC 8 Ko - Prise PERITEL - Clavier AZERTY - 9 couleurs - Fourni avec guide Prix :690 (port 50 F) ...... 199F

BASIC 32 Ko - Prise PERITEL - Clavier AZERTY - 9 couleurs - Interfaces RS-232 - Fourni avec guide d'initiation. 

2

1

POUR TOUT ACHETEUR
D'UN ORDINATEUR MATRA:
Imprimante 32 colonnes - 60 caractères/secondes ⇒
390 F (port : 50 F) - Papier imprimante ⇒ 30 F les
2 rouleaux. Extension 16 Ko (pour № 1, № 2, № 3) ⇒
150 F - Extension joystick : 100 F - Adaptateur
PÉRITEL (permet le branchement sur TV non munie de
prise PÉRITEL) ⇒ 130 F (pour nº 1-2-3). Moniteur
ambre ⇒ 890 F (port dū).
Liste de logiciels sur demande. (Joindre une
enveloppe timbrée).

# Valise comprenant :

Un ordinateur
MATRA 32 Ko
+ 1 magnéto K7 « Spécia Informatique » 1 guide d'instructions 1 guide d'initiation

+ 4 K7 (de programmes ou de jeux) + câble PERITEL + cordons de liaison

Prix : 2000 (port dû) ...... 590F

Haut de gamme - BASIC 56 Ko - 9 couleurs -Clavier mécanique AZERTY - Interface RS-232 Prise PERITEL - Incrustation vidéo (Pour intégrer ses propres créations dans toutes images TÉLÉ)

Fourni avec 1 guide d'instruction - 1 guide d'initiation b

Prix : 2500F (port 50 F) ...

П

790F

## **ENSEMBLES MATRA EN PROMOTION**

A Basic 32 Ko + moniteur ambre (port dû) .. vendu 890F B BASIC 32 Ko + moniteur ambre + imprimante +

livre « Astuces » (port dû) ... vendu 1280 © VALISE + moniteur ambre (port dû)

 vendu

 VALISE + moniteur ambre + imprimante + ..... vendu 1150 livre « Astuces » (port dû)

vendu 1540F ALICE 90 + moniteur ambre (port dû) .. vendu 1380F

. vendu 1780F



numérique séparé, 10 touches de fonctions accen-tuées de programmation. Caractères ASCII programmables par EPROM ..... 200 F (Frais de port : 507)

#### **POUR ENREGISTRER** CANAL + sans passer par votre téléviseur

Platine FI + Tuner VHF livrés avec modules pré-câblé et schéma (port 35F)

230F

	votre chèque libellé à l'ordre de : YAKECEI	
	Montant total de	
Nº	Rue	 공
Ville	Code Postal	 04/8
		77

# PETITES ANNONCES

La rubrique petites annonces de Radio Plans est ouverte à tous nos lecteurs pour toute offre d'achat, de vente, d
matériel ou demande de renseignements inter-lecteurs. Ce service est offert gratuitement une fois par ai
abonnés (joindre la dernière étiquette-adresse de la revue). Les annonces doivent être rédigées sur
nonce insérée dans cette rubrique. Le texte doit nous parvenir avant le 30 du mois p
parution, accompagné du paiement par CCP ou chèque bancaire.

## TRAVAILLEZ A VOTRE PROPRE COMPTE

Chez vous en pratiquant sans capital la VENTE PAR COR-RESPONDANCE. Doc gratuite sur méthode d'initiation à SION - code RP - B.P. 30 - 76310 SAINTE-ADRESSE.

Cherche personne ayant réaliséle correcteur vidéo R.P. 461 pour conseil sur cette réalisation. M. Nicora 1, r. Molière, 94000 Créteil.

Vds Apple IIe, 80 coli 128K 12 DRI vesimoniteur/carte super série, carte Z-80, carte programmatick. Nbrx progs + docs et livres: 13 500 F. Tél. Daniel 99.32.03.23 après 19 h 30.

LAR 904 ns 5 % Z = 1 000  $\Omega$ 10 % DIM. 155 x 30 mm les 2 116 F. Tél. : 44.58.29.38, soir ou

Vds générateur de signal leader 100 Khz, 150 Mhz + fréquence mètres 100 Mhz 700 F pièce. Tél.: 48.47.52.89.

Vds téléviseur neuf écran 51 cm marque: SABA (Continental Edison) Type 51M632 Pal/Secam Télécom. valeur 4600 F, vendu 3 5 0 0 F. Leclercq tél.: 30.32.52.35, Pontoise 95300. Vds Sinclair 2 x 81 avec 16 k + moniteur monochrome vert + livre emploi + divers programmes. Le tout en état de marche. Tél. 42.61.07.91 (AIX) 650 F.

Vend lanterne xénon 900 watts pour appareil cinéma 35 mm avec redresseur monophasé 220 volts le soir. Sabalier 16 (1) 48.47.85.38.

Achète RX Yaesu Frg 7700 ou Kenwood R 2000 en bon état faire proposition. Adr.: Jézéquel J.-Y., 44, rue de Kermarguar, 29233 Cleder (Fn).

Vds multimètre fréquencemètre 20000 pts métrix MX 575 état neuf. Prix 1 600 F. Tél.: 79.33.56.62 le soir Jean-Claude.

Cherche sur région parisienne personnes ou clubs pour réaliser en groupe de petits modules électroniques. Montanari Tél.:

Cherche moniteur d'occasion à prix QRO. Tél. le soir 43.06.49.53.

Réalisation CI SF OF pour particuliers a mateurs. Tél.: 48.69.48.61 93600 Aulnay/Bois. Recherche toutes documentations schémathèque Data 800 K
sur circuits intégrés C'MOS TTL
ou autres. Faire offre gratuit
même ancien ou petit prix tél.
écrire Soudure Cablädges Electroclos des Vignots-Ménétrol 63200
pense si message reçu stop.

Recherche schémas ou photocop. oscillo S43 téléquipment. Tous frais remboursés. G. Lorioz, rue Basse, 70700 Bucey-les-Gy.

Vends magnéto Uher SG 560 4 Pistes multi play. Tél.: 43.76.71.75. 5 000 F.

Achète « techn. du magnéto » dépan. plan... TVN & B Philips 12M 5862/Plans, list. Rom... Z x doc. sur modul. VC & RVB... Z x doc. sur modul. VC & RVB... 6860-6522-6532-6551-Z80 ACTC-Z80 ASIO-8251-8255-8259-27128-4164-68

Vends wattmètre TOS mètre BIRD avec bouchon px. 1.
LEA px 300 F. Alimenta distorsio.
48 V/220 V 250 VA pour récu 250 VA. Fréq. mètre Roc 200 F. M. Netzer RF à re 44.41.46.66 apr. 19 h.

Vds Radio Plans nº 146 à 445 par diecktor télévision haut parleu, micro ordinateur Z x 81 avec plan plans année 1949 59 livres dédoc plans as socilloscope 806 géné TV Eurelec cours oscilloscope 806 géné TV Eurelec cours oscilloscope Boisseau Maurice 16, résidence 71000 Mâcon.

Cède à très bas prix mais en très bon état 20 appareils de mesures pro + 5 récepteurs de trafic OC + ments techniques radio-TV-Hifiseignements contre envel tim. Feghae J. Brieu, Grand-Rue 11380 Pradelles-Cabardès.

## BON A DÉCOUPER ET A RETOURNER, ACCOMPAGNÉ DE SON RÈGLEMENT A

RADIO PLANS SERVICE P.A. S.A.P. 70, RUE COMPANS, 75019 PARIS - TÉL.: 42.00.33.05

SE:		PRÉNON		00	
	laissant u ON : Le montant des	érer dans RADIO PLAN ne case blanche entre c petites annonces doit oi TTC, la ligne de 31 sign	chaque mot. bligatoirement être jo		

## **Vous pouvez** réaliser tous ces montages vous-même!

Alarme auto **Amplificateur** Commande à distance par téléphone Alimentation stabilisée Convertisseur de tension **DBM** mètre Générateur de son Hauts-parleurs Interface pour minitel Millivoltmètre **Minuteries** Récepteur radio Répondeurs téléphoniques Stroboscope ... et des dizaines d'autres montages



Un prodigieux ensemble d'informations et de conseils pratiques réunis pour la première fois! Il vous permet de vous attaquer en toute sécurité aux montages et aux réparations les plus variés.

De l'interface qui transforme votre Minitel en modem à la réalisation d'une alarme de voiture, vous trouverez une centaine de montages insolites, astucieux, passionnants... et 100 % efficaces (ils sont tous testés!).

Quant aux réparations (radio, TV, Hi-Fi...), elles n'auront bientôt plus de secrets pour vous, grâce aux nombreux conseils et trucs pratiques. De solides classeurs à feuillets mobiles font de cet ouvrage un outil de travail quotidien facile à consulter et à utiliser.



## EXTRAIT DU SOMMAIRE

EXTRAIT DU SOMMAIRE

1344 pages • 45 circuits sur mylars • 2 volumes 21 × 29,7 cm

• Lexique des termes techniques et symboles • Lexique technique français-anglais

Notions essentielles : composants électroniques, acoustique... • Modèles de montages
musique électronique, radio, micro-informatique, électronique auto, haut-parleurs...

• Dépannage : télévision, audio/hi-fi, diodes, transistors, thyristors et triacs, circuits intégrés

• Tableaux de caractéristiques • Réglementation : perturbations radio-électriques
et systèmes d'antiparasitage • Nouveautés techniques : équipement de l'atelier,
informatique... • Adresses utiles.




## RESTEZ "BRANCHÉ" EN PERMANENCE.

L'électronique évolue très rapidement. Voilà pourquoi votre ouvrage sera régulièrement complété et enrichi. Grâce à des compléments trimestriels de 150 pages (prix franco 215 F TTC) vous découvrirez les nouvelles techniques, les nouveaux matériels et surtout de nouveaux montages, à réaliser. Un simple geste suffit pour les insérer dans votre classeur à feuillets mobiles. (Vous pouvez annuler ce service sur simple demande).

Pour profiter rapidement de cette véritable encyclopédie des applications électroniques modernes, demandez votre exemplaire dès aujourd'hui, renvoyez le bon ci-dessous! Editions WEKA 12, cour St-Eloi 75012 PARIS. Tél.: (1) 43.07.60.50. Éditions WEKA, SARL au capital de 2 400 000 F - RC Paris B 316 224 617

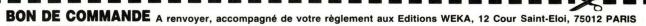Pas moins de 45 circuits sur mylars vous permettent de réaliser très facilement les circuits imprimés les plus simples comme les plus compliqués





OUI, je souhaite recevoir l'ouvrage suivant accompagné de mon cadeau gratuit : 1 "CIRCUIGRAPH" complet

J'ai bien noté que cet ouvrage à feuillets mobiles sera actualisé et enrichi chaque trimestre par des compléments/mises à jour de 150 pages environ au prix de 215 FTTC, port compris. Je pourrais bien sûr interrompre ce service sur simple demande.

- $\Box$  "Comment réaliser et réparer tous les montages électroniques" 2 volumes 21  $\times$  29,7 cm de 1 344 pages, au prix de 535 F TTC, port compris
- □ Veuillez trouvez ci-joint mon règlement correspondant à l'ordre des Editions

☐ Envoi par avion 110, F par ouvrage

Nom :	Prénom :
N° et Rue :	
Code postal :	Ville :
Pays :	Signature :
-	

## LA GARANTIE WEKA : SATISFAIT OU REMBOURSÉ

L'ouvrage qui vous est proposé aujourd'hui bénéficie de la Formule Weka : "Satisfait ou Remboursé". Cette possibilité vous est garantie pour un délai de 15 jours à partir de la réception de l'ouvrage commandé.

de la reception de l'ouvrage, vous estimez qu'il ne correspond pas complètement à votre attente, vous conservez la possibilité de le retourner aux Editions WEKA et d'être alors intégralement remboursé.

La même garantie vous est consentie pour les envois de compléments et mises à jour. Vous pouvez, les interrompre à tous moments, sur simple demande écrite ou retourner toute mise à jour ou complément qui ne vous satisferait pas dans un délai de 15 jours après réception.



## Un KIT IBM PC version « Amateur » pour 2 990 F TTC Matériel d'occasion reconditionné comprenant : Carte mère IBM PCG avec 8088 à 4,77 Mhz, Mémoire 128 KO, Basic IBM intégré, Lecteur de disquettes 5" 1/4 IBM avec contrôleur, Carte écran couleur graphique et monochrome, Ecran 12" monochrome vidéo composite. Clavier AZERTY Alimentation 220 V/63 W. Affaires: Disque dur IBM 10 MO occasion : 990 F TTC Cartes et accessoires divers pour récupération de composants. Schémas disponibles Quantités limitées selon arrivages. TOUS NOS PRODUITS POUR « Personal Computer » XT et AT sur Minitel : TELETEL 2 (3614) code ORDI 58, rue Kléber, 92400 LEVALLOIS Tél.: 47.48.12.00.

M°: Anatole-France.

Carte bleue, crédit, VPC

Parking

## RÉPERTOIRE DES ANNONCEURS

AASAT	107
ADS	
ARQUIE COMPOSANTS	109
BISHOP GRAPHICS FRANCE	24
BLOUDEX ELECTRONICS	
	107
CHOLET COMPOSANTS	21
CIBOT RADIO IIe d COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES SERVICE	e C. 20
COMPTOIR DU LANGUEDOC	)-71
COMPTOIR CANNOIS DE L'ÉLECTRONIQUE	108
CYRIL ELECTRONIQUE	106 19
DIGITAL INSTRUMENT	20
DINARD TECHNIQUE ELECTRONIQUE	105
DIRAC COMPOSANTS EDUCATEL	108
ELECTROME	15 20
ELECTRONIC 63	108
ELECTRONIC INDUSTRIE	107
ELECTRONIC CENTER/IRCOELECTRONIC DISTRIBUTION	106 108
ELECTRONIQUE LOISIRS SERVICES	107
ELECTRON SHOP	106
ELECTRO PUCE	16
ETSF	100
EURELEC	47
FD COMPOSANTS	106
GÉNÉRATION VPCGRAPHIREL	99 56
HDM	
HB SYSTÈMES BOUTIQUE	86
HERCOHIFI STÉRÉO	13 104
12L	108
IMPRELEC	107
INGELORINSTITUT PRIVÉ CONTROL DATA	101
INSTITUT PRIVE CONTROL DATAINSTITUT PRIVE INFORMATIQUE ET DE GESTION	103
ISKRA 8	3-10
JK ELECTRONIC	105
KANTELEC DISTRIBUTIONKITTRONIC	107
KONTRON ELECTRONIQUE	103
KOSTER ELECTRONIK	10
LE DEPOT ELECTRONIQUE	21
LIMKO	108
LYON RADIO COMPOSANTS 66-	108
MMP MAGNETIC FRANCE	112
MAJCHRZAK	102 107
OM ELECTRONIQUE	106
ORDIELEC ORDINASELF	108
ORIC INTERNATIONAL	18
	2-43
	105
POMAREL	108
PRO INDUSTRIA	101
RAB COMPOSANTSIVe de	
RADIO MJRADIO BEAUGRENELLE	11 106
RADIO ÉLECTRONIQUE	108
RADIO SIM	107
	106 101
	107
RETEX	21
ROCHE	97
	112 107
SÉLECTRONIC 72	2-73
SICÉRONT KFSIEBER SCIENTIFIC	13
SONO	106
SLOWING	113
SM ÉLECTRONIC	10
SONERELSODIPEL	56 10
	106
SYPER ÉLECTRONIC	
TCICOM	14 106
UNIECO	15
WEKA ÉDITIONS 17-	111
	109 106
	.00

Magasin et correspondance : 37, rue Simart, 75018 PARIS. M°: Jules-Jottrin Tél. : 42.23.07.19

PRIX T.T.C.

Remise de 10 % pour l'achat de 25 C.I. identiques.

Tarif unitaire pouvant varier sans préavis.

Commande minimum 200 F Port gratuit à partir de 1 000 F d'achat. Paiement à la commande forfait port ........... 25 F Contre-remboursement 

Magasin:
3-5, rue Pleyel, 75012 PARIS. M°: Dugommier
Tél.: 43.41.01.09
Horaires d'ouverture des magasins:
Du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h REMISE POUR UN ACHAT DE : 2 000 F et plus 10 % 5 000 F et plus 15 % 15 000 F et plus 20 % Administration acceptée paiement différé Service administratif: 14, av. Pasteur, BP 191, 93100 MONTREUIL Cedex. Tél.: 48.59.71.96 EN LIBRE SERVICE MICRO LM 301
LM 308
LM 311
LM 317 T
LM 317 T
LM 317 T
LM 318
LM 319
LM 324
LM 339
LM 336
LM 336
LM 339
LM 349
LM 747
LM 349
LM 748
LM 747
LM 349
LM 747
LM 349
LM 748
LM 748
LM 747
LM 349
LM 290
LM 00 02 04 08 10 14 30 32 74 75 85 86 138 157 174 244 245 257 273 373 374 de 1 pf à 10 nf minimum 10 par réf ajustable pour C.1. 2/20 pf POLYESTER RADIAL 1 uf 400 V 3,20 F 3,20 F 3,20 F 3,20 F 4,80 F 4,00 F 4,00 F 4,00 F 4,00 F 4,00 F 4,00 F 5,40 F 5,40 F 5,40 F 5,40 F 5,50 F 15,00 F 1 0,30 F 1,20 F AY3 1015 D AY3 8910 AY3 8912 08 10 4.00 F CHIMIQUE RADIAL OU AXIAL 3,20 F 3,20 F 5,00 F 6,40 F 5,40 F 5,60 F 5,60 F 12,20 F 5,40 F 7,00 F 9,20 F 9,20 F 7,00 F 7,00 F 20 21 EF 6800 P EF 6802 P EF 68802 P EF 68802 P EF 6803 P EF 6809 P EF 6809 P EF 6821 P EF 6821 P EF 6840 P EF 6840 P EF 6840 P EF 6850 P EF 6850 P EF 68850 P EF 68710 PL EF 9345 P 1 - 2,2 - 3,3 - 4,7 et 10 UF 63 V 0,90 F **tension**22
33
47 16 V 63V 1,00 1,20 1,40 2,00 3,40 4,30 6,40 11,40 22,00 32,40 45,00 F 48,00 F 56,00 F 44,00 F 15,00 F 18,00 F 24,00 F 95,00 F 18,00 F 24,00 F 18,00 F 18,00 F 18,00 F 145,00 F 32 74 86 109 138 139 151 153 1000 2200 470 157 160 **AJUSTABLES** BD 236 BD 237 BD 244 C BD 245 C BD 440 BD 441 BDX 33 C BDX 34 C BF 245 A BF 245 B 161 miniature pour C.I.
trimmer bourns piste cermet toutes valeurs
modèle horizontal 15 tours
modèle vertical 25 tours
modèle horiz. ou vertical 1 tour VA05
modèle un tour de piste carbonne
horizontal ou vertical 163 7,00 F 15,00 F 3,60 F 390 393 MC 68705 P3 MC 1488 P MC 1489 P 160,00 F 5,60 F 5,60 F 175 240 241 SUPPORTS 1.20 F double lyres **POTENTIOMETRES** TOUTES VALEURS ET 2716 ET 2764 ET 27128 ET 27256 in ou log pour CI
péritel femelle pour C.Imp
péritel femelle pour C.Imp
péritel mâle à souder
câble vidéo 5 conducteurs le mêtre
Led 03 ou 05 rouge, verte, jaune
par 30 pièces
zener 0,4 W de 2,7 V à 24 V
résistance 5 % 1/4 W par 10 et plus
porte fusible C.I. 5/20 par 1
par 6
parte fusible chassis modèle TO 92 par sachet de 20 pièces 8 br 14 br 16 br 18 br 20 br 24 br 28 br 40 br 0,90 F 1,00 F 1,10 F 1,30 F 1,40 F 1,80 F 2,20 F 3,40 F 4,50 F 5,00 F 11,00 F 14,00 F 0,90 F 18,00 F 0,60 F 0,15 F 2,50 F 9,00 F 3,40 F 244 253 352 BC 237 BC 307 BC 308 BC 337 BC 327 BC 546 B BC 557 BC 558 2N 2369 2N 2222 IL 81 IL 82 IL 82 IL 431 IL 437 IBA 120 S IBA 810 S IBA 820 IBA 920 S IBA 920 S IBA 950 F IBA 950 F IDA 1011 IDA 1034 IDA 2576 A IDA 2593 IDA 2576 A IDA 27000 10,00 F HM 2147-2 HM 6116 LP3 HM 6116-250 NS 373 374 14,00 F 16,00 F 17,00 F 26,00 F 46,00 F 28,00 F 4116-15 4116-20 4164-15 4164-12 porte fusible C.I. 5:20 par 1
par 6
porte fusible chassis
tusible 5:20 rapide toutes valeurs
de 100 ma à 10 Å la paire
banane 4 mm isoliée pour chassis
une rouge plus une noire
par 10 même couleur
capteur téléphonique avec jack
transducteur ultrason la paire
pointe de touches la paire
point de touches la paire
point de touches la paire
point de fouches la file
clip pour pile 9 V par 10
HP diam 70 mm
poussoire miniature pour châssis
modèle rouge ou noir
inter à levier miniature pour châssis
cordon secteur 3 br 6 A 250 V SELF TULIPE à souder 8 br 14 br 16 br 18 br 20 br 24 br 28 br 40 br 1,90 F 3,50 F 3,90 F 4,50 F 4,90 F 5,90 F 6,90 F 9,20 F 2,00 F valeurs P.U... 41256-12 41256-15 3.00 F 3,60 F 12,00 F 12,00 F 44,00 F 14,00 F 2,80 F 14,00 F 12,00 F 9,00 F UPD 765 AC MM 58174 TMS 1122 TMS 3874 N 140,00 F 95,00 F 56,00 F 32,00 F CTN BF 245 A BF 245 B de 4,7 U à 100 K 5,00 F TANTALE GOUTTE Z 80 CPU Z 80 A CPU Z 80 A PIO Z 80 A CTC Z 80 A SIO 25,00 F 32,00 F 36,00 F 36,00 F 88,00 F CONDENSATEURS MKT pas 5,08 63 V 1 nf à 68 nf 0,60 TENSION 35 V REGULATEURS 1,20 F 2,40 F TO 220 0,60 F 0,15 UF 0,22 UF 0,33 UF 0,47 UF 1 UF 1,5 UF 2,2 UF 100 nf 330 nf POSITIF 5,60 F 5,60 F 5,60 F 5,60 F 5,60 F 7805 7808 470 et 680 nf 1,80 F 2,80 F COMMUTATEURS LORLIN Toutes réf. l'unité CONNECTEURS HE 10 50,00 F 120,00 F 70,00 F 120,00 F 70,00 F 70,00 F 110,00 F 42,00 F 44,00 F 48,00 F TENSION 16 V CLAVIER MECANIQUE 3,3 UF 4,7 UF 6,8 UF 10 UF 15 UF 22 UF 47 UF 68 UF (10 V) NEGATIF 2,40 F 2,40 F 2,40 F 3,20 F 3,20 F 3,20 F 6,80 F 6,80 F 7905 7912 7915 5,90 F 5,90 F 5,90 F Måle à souder sur C.I. 8088-2 8155 HC 8156 HC 8156 HC 8237 AC5 8243 C 8251 AFC 8253 C2 8255 AC2 8255 AC2 8257 C5 UPD 8749 H 8202 A 6502 6522 sur C.I. 8,00 F 12,00 F 16,00 F 18,00 F 20,00 F 22,00 F 24,00 F 36,00 F 10 br 16 br CENTRONICS 4095 4096 4097 4098 4099 UAA 170 UAA 180 L 200 TIL 111 MCT 2 TCA 660 B UA 776 SFC 2861 SAB 0600 SAB 0601 SAB 0602 SAS 560 S SAS 570 S S 576 36 broches måles à souder avec capot 36 broches måles à sertir POSITIF - TO3 26 br 30 br 7805 7812 7815 15,80 F 15,80 F 15,80 F RELAIS NATIONAL (AVEC DOCUMENTATION) 34 br CONNECTEURS 6,40 F 4,80 F 14,20 F 14,80 F 5,80 F 5,80 F 13,80 F 14,50 F 6,00 F 6,00 F 6,00 F 7,60 F 7,60 F 7,60 F 7,60 F 7,60 F 7,60 F **RELAIS REED** 50 br 12,00 F 12,00 F 12,00 F 18,00 F 18,00 F 18,00 F 18,00 F 5V 12V 15V 5V 12V 24V 24V 8,00 F 12,00 F 16,00 F 18,00 F 20,00 F 22,00 F 9 br måle 9 br femelle 15 br måle 15 br femelle 25 br måle 25 br femelle 9,00 F 9,00 F 12,00 F 12,00 F 15,00 F 15,00 F 10 br IN 4148 1N 4001 1N 4004 1N 4007 1N 4151 1N 914 AA 119 BB 105G 0,20 F 0,40 F 0,50 F 0,50 F 0,60 F 0,40 F 2,40 F 7,00 F 2516 J3 20 br 26 br 30 br 34 br 40 br modèle TC8 RELAIS DIL (A MONTER SUR SUPPORT C.I. 16 BR) 24,00 F 36,00 F EPOX1 32.768 KHz 10.00 F POUR C.I. Présensibilisé 50 br modèle HC 18 U simple face 60 x 100 80 x 100 100 x 160 150 x 200 200 x 300 18,00 F 18,00 F 6,00 F 8,00 F 16,00 F 30,00 F 60,00 F 8432 MHz 4576 MHz 2768 MHz 5795 MHz RELAIS MINIATURE POUR C.I. A SERTIR 2 int 4 int 6 int 8 int 10 int 5,40 F 7,40 F 9,00 F 11,00 F 12,00 F A sertir 35,00 F 36,00 F 36,00 F 38,00 F 57,00 F 57,00 F 10,00 F 12,00 F 18,00 F 14 br 16 br Double face 80 x 100 . 100 x 160 . 150 x 200 . 200 x 300 . 24 br 40106 40161 40174 26,00 F 26,00 F 28,00 F 28,00 F 8,00 F 9,00 F 10,00 F ELE PIANO 9,00 F 10,80 F 13,20 F 15,00 F 4 int 6 int 8 int 10 int 60,00 F 28,00 F 28,00 F 28,00 F HE 902 Pour C.I. 2 x 13 2 x 19 2 x 25 2 x 31 TDK 450 NS DL 330 NS DL 390 NS Insertion 8,00 F 7,50 F 11,00 F 16,00 F 20,00 F 22,00 F nulle 24 br 30,00 F 38,00 F 54,00 F

**ULTRA MINIATURE (GENRE T092)** A 24V 1T .

28 br 40 br

CIRCUITS INTEGR   S	Ouvert de 9 h Ces prix sont donnés • CREDIT PERMAN	TRANSISTORS	heures (fermé lundi mat approvisionnements. TELEX OCER 643 608 R 658.42 PARIS • TELEX : OCER 643 608	EN SIL. Bas profil 4 résistances + 1 commun. Valeurs: 82 0. 220 0. 270 0. 330 0 7 résistances + 1 commun. Valeurs: 82 0. 220 0. 70 0. 330 0 7 résistances + 1 commun. Valeurs: 330 . 47 0. 150 0. 220 0. 560 0. 1, 9 résistances + 1 commun. Valeurs: 270 0. 820 0. 1 kg. 1,2 kg. 2,2 kg. 100 kg  PROMO MC 68000 L8 380 F MC 68000 L10 480 F MC 68088 90 F UPD 765 109 F  DIACS Unité 2,2 0 Par 5 funité 1,80 15A, 700 V 19,00 25A, 400 V 39,00 41256	CC vert CC ver

# HAMEG - METRIX - BECKMAN - FLUKE - BK - TEKTRONIX

## **OSCILLOSCOPE EKTRONIX** x 50 MHz

## GARANTIE 3 ANS

Tube compris pièce et main d'œuvre

Le 2225 ne lésine pas sur ces deux aspects et sans compter les trois ans de garantie complète unique dans le monde de l'industrie. Autour des meilleures fonctions essentielles sont venues se greffer des caractéristiques traditionnellement spécifiques aux oscilloscopes plus coûteux. L'analyse détaillée des signaux est rendue plus simple par un nouveau mode de représentation, l'expansion alternée. Le système de déclenchement est le plus complet et le plus simple existant sur un oscilloscope de ce prix \*\* Recherche des signaux hors écran possible même lorsque la commande intensité est au minimum. \*\*Un réticule précis et clair facilité et accélère les mesures de tension et de temps. \*\*Un nouvel écran lumineux et un spot plus petit concourent à l'obtention d'une trace très fine. \*\*Deux voies indépendantes d'une bande passante de 50 MHz avec limitation à 5 MHz sur chacune d'elles sensibilité maximum de 500 µ/didvision. \*\* Des nouvelles sondes économiques et robustes. Les réglages de compensition sont intégrés dans le corps de la sonde. • Pour la première fois, les entrées des axes X, Y et Z sont toutes regroupées sur la face avant, facilitant les mesures. • Un balayage alterné rapide, précis et très simple d'emploi assure trois niveaux d'expansion horizontale pour agrandir toute partie d'un signal, y compris le point de déclenchement et la fin du balayage. • Léger : 6,6 kg. • Vitesse de balayage jusqu'à 5 ns/division. • Des déclenchements polyvalents et simples d'emploi assurent une parfaite stabilité des tra ces pour chacune des voies. Déclenchement asynchrone, plusieurs modes de couplage (continu, alternatif, réjection HF et BF) déclenchement «mains libres».

A crédit : 895 F + 18 mensualités de 585,50 F



7500 F нт

#### HAMEG

#### **HAMEG**

#### HAMEG

## HAMEG

**OSCILLOSCOPE HM 203/6** Double trace, 2 x 20 MHz, 2 mV à 20 V, Addition, soustraction, déclencheur, DC-AC-HF-BF. Testeur composant incorporé. Tube

rectangulaire 8 × 10. Loupe × 10. + 2 sondes combinées. + **bon d'achat de 200 F** de composants







OSCILLOSCOPE HM 204/2

Double trace, 2 x 22 MHz, 2 mV à 20 V/cm, Montée 17.5 nS, Retard balayage de 100 nS à 1 S. Tube rectangulaire 8 x 10. + 2 sondes combinées + **bon d'achat de 300** F

5559 F

A crédit : 580 F

de composants



**OSCILLOSCOPE HM 605** 

Double trace. 2  $\times$  60 MHz. 1 mV/cm avec expansion Y  $\times$  5. Ligne retard. Post-accélération. 14 KV. 2 sondes combinées + bon d'achat de 400 F

7449 F

A crédit : 780 F 12 mensualités

de composants.



**OSCILLOSCOPE HM 205** 

Double trace. 2 x 20 MHz. A mémoire numérique. Sens maximum. l mV. Fonction xy. + 2 sondes combinées + **bon d'achat de 300 F** 

de composants

## 6199 F

A crédit : 699 F + 12 mensualités



## SYSTEMES MODULAIRES HAMEG 8000

HM 8001. Module de base avec alimentation 

HM 8011. Multimètre numérique 3 3/4 2260 F

Carrée, Triangle, De 0.1 à 1 MHz

HM 8021. Fréquencemètre 0 à 1 GHz .....

HM 8032. Générateur sinusoïdal de 20 H à 20 MHz 22 Hz à 20 MHz

2950 F

SONDES OSCILLOSCOPES

HZ 30. Sonde directe X 1 100 F

HZ 32, Câble BNC-BAN 65 F

HZ 34, Cáble BNC-BNC 65 F

1850 F

HZ 35, Sonde Div. x 10 118 F

HZ 36. Sonde combinée x 1 x 10 212 F



## BECKMAN

#### **NOUVEAU**

**9020.** 2 × 20 MHz avec ligne retard ...... 4738 F 14225 F **9060.** 2 × 60 MHz TTC . **9100.** 2 × 100 MHz TTC .



MONACOR

• SG 1000. Générateur HF à grade plage fréquence. Modulateur interne et externe.

AG 1000. Générateur BF à grande plage de fréquence 10 Hz-1 MHz/5 cal. Tension sortie élevée, commutable sinus/carré.

## CONTROLEURS UNIVERSELS

HM 101-2000  $\Omega$ /V **79** F — DW 102 R · 20.000  $\Omega$ /V **169** F — GL 20-20000  $\Omega$ /V **219** F **ELC** 

#### BK

#### TRANSISTORS TESTEUR



BK 510 ...........1919,50 F BK 520B......3629,50 F



**CAPACIMETRES** 

BK 820B......2312,50 F BK 830B ..... 2369,50 F

## **GENERATEURS DE FONCTION**



6259,50 F 3389,50 F BK 3010B .

# 003

#### METRIX MULTIMETRES

de continuité visuel et sonore, 1 gamme de mesure de température. .2360 F
• MX 562. 2000 points 3 1/2 digits. Précision 0.2 %. 6 fonctions. 25 calibres .....

... 1180 F



002

1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
Tension   4,5 m Mct.   4,5 m
Resistance 2000 κΩ ± 2.0% lect. 400 vots care. 4
Essai de continuité 200 Ω Vibreur de continuité: à PTC
Bananeth 1112 3

## **ALIMENTATION**



AL841	3-	4,	5-6	-7,	5	9.	12	٧	1	1	A														196	F
AL745	2	à	15	٧	3	A									,									E	63	F
AL812	0	à	30	٧	2	A	7																	E	552	F
AL781	0	à	30	٧	5	A									ý.								.1	E	40	F
AL823	2	K	0 à	3	0	٧	OL	ı	0	à	6	60	٧	1	5	A	ĺ,						3	C	24	F

Sortie 3-4, 5-6-7, 5-9-12 Volts 300 mA 500 mA

## **ALIMENTATION**

700 mA 29 F 59 F 69 F

#### ALIMENTATION PERIFELEC



IPS 303 de 0 à 30 V - de 0 à 3 A 1304 F



Fixes:			-		
AS 5-5. 5 V 5 A		 		 	.403 F
AS 12-1. 12 V 1,5 A		 		 	187 F
AS 12-2. 12 V 2,5 A					
AS 14-4. 14 V 4 A .					
AS 12-7. 12 V 7 A .					
AS 12-10. 12 V 10 A		 		 	960 F
AS 12-20. 12 V 20 A	١	 		 	.1909 F
AS 24-5. 24 V 5 A .		 		 	960 F
NO ET O. ET TON.		 		 	

## NOUVEAU MULTIMETRE DIGITAL



Pékly PK-8610

10 ampères Fréquencemètre Capacimètre Résistance Test diode Conductance Test gain transistor Température avec sonde

998F



#### FLUKE

3200 points. Affichage numérique et analogique 73 par Bargraph gamme auto-matique précision 0,7%. Avec étui. 878F

3200 points. Mêmes caractéristiques que 73. P sion 0,5%. Avec étui. 75

1089F

3200 points. Mêmes carac-téristiques que 73 et 75. Précision 0,3%. Avec étui.

1548F

## nouveau **UNAOHM G4020** Oscilloscope 20 MHZ



2 x 20 MHz Sensibilité verticale 5 mV/div Ligne à retard. Testeur de composants. Recherche automatique de la trace. 4699 F Deux sondes (x 1, x 10)...

Oscilloscope Générateur Forfait de port : 48 F Multimètre Alimentation Forfait de port : 30 F

#### **ACER** composants

42, rue de Chabrol, 75010 PARIS. ☎ 47.70.28.31 Telex 643 608

## **REUILLY** composants

79. boulevard Diderot. 75012 PARIS. 2 43.72.70.17 Telex 643 608

# Ecrivez vos circuits avec le stylo à fil

CRCUGRAP

Révolution dans la réalisation

des circuits électroniques : un nouveau procédé simple et rapide de câblage en continu, sans soudure, idéal pour prototypes ou dépannages.

Utilisation sur tous supports isolants: carton, fibre, plastique, etc.



PRIX INDICATIF 180 F

P.U. comprenant CIRCUIGRAPH complet + 1 bobine de rechange

+ 1 perforateur-décâbleur

CLIP


BOBINE

DE FIL

CUTTER

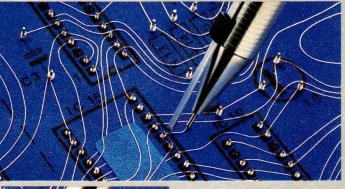
## Disponibles également :

- Bobines de rechange
- Plaques de polypropylène semi-transparent antichoc perforées au pas de 2.54 trous côniques
- Spray adhésif pour fixation
- Connecteurs





Disponible chez votre distributeur

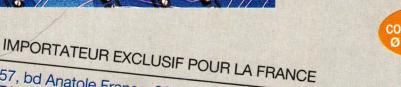

CONDUCTEUR Ø 0,15 mm



57, bd Anatole France, 93300 Aubervilliers Tél. (1) 48 34 22 89 Télex: 212895 - Télécopieur: (1) 48 34 81 27