radio/plans



au service de l'amateur de radio de télévision et d'élect

les plans détaillés de 4 montages : une alimentation stabilisée 12 volts - 500 mA à 6 et 9 volts


un récepteur portatif PO - GO - OC à 7 trans

un ampli HI-FI stéréophonique à transistors etc.



et de cet

INTERPHONE A TRANSISTORS

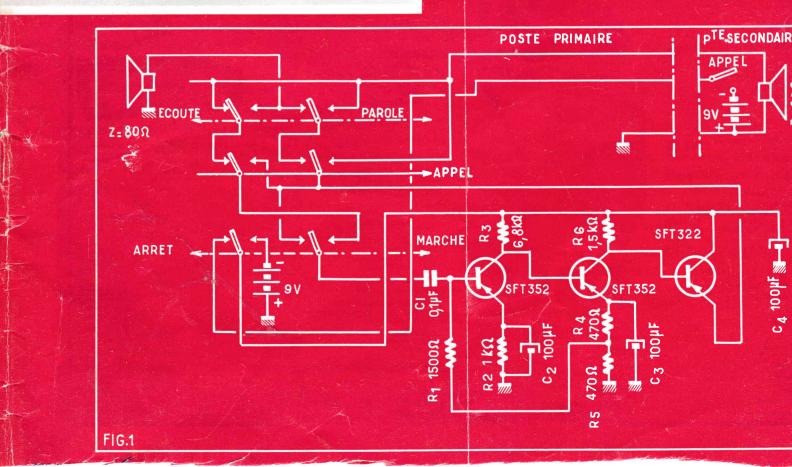

UN SUJET D'ACTUALITÉ: La sélection de radio/plans Nº 16

Les sélections de radio-plans

LA TV en couleurs

selon le dernier SYSTÈME SECAM

par Michel LÉONARD

Au Sommaire:

Généralités - Tube cathodique trichrome tricanon à masque - La formation du signal VF - Conception générale tuner UHF - Rotacteur VHF - Antennes pour téléviseurs en couleurs - Amplificateur MF image et son - Amplification vidéo-fréquence, luminance - Circuits VF de chrominance - Circuits de balayage - Circuits d'extinction - Montage du tube cathodique, réglage de pureté - Circuits et réglages convergence - Alimentation du récepteur.



92 pages, format 16,5 x 21,5, 57 illustrations 8 Francs



En vente dans toutes les bonnes librairies. Vous pouvez le commander à votre marchand de journaux habituel qui vous le procurera, ou à RADIO-PLANS, 43, rue de Dunkerque, PARIS-X*, par versement au C.C.P. Paris 259-10. Envoi franco.

radio/plan



au service de l'amateur de ra de télévision et d'électronique

SOMMAIRE DU Nº 227 - SEPTEMBRE

PAGE

17	Augmenter la musicalité de votre téléviset
18	Parlons du Trimmer
20	Interphone à transistors
23	Appareil combiné
25	Modulation de fréquence dans les T. V. en co
28	Alimentation stabilisée 12 V - 500
31	Problèmes de câblage
32	Les Filtres
36	Récepteur portatif PO. GO. OC. à 7 transistors
41	Circuits séparateurs T. V. à trans
45	Chargeur automatique pour batteries 12 V-
46	Photomètre ultra - sensible
49	Montages multiplicateurs de pote
53	Amplificateur Hi - Fi stéréophonique à transistors 2 x 16 W
60	Projet de servo - mécanisme
61	Nouveautés et informations

DIRECTION - ADMINISTRATIO 43, Rue de Dunkerque

PARIS-X* - Tél.: 878-09-92 C.C.P. PARIS 259-10

ABONNEMENTS

FRANCE: Un an 16,50 F - 6 mois: 8 ETRANGER: 1 an: 20 F

Pour tout changement d'adresse envoyer la dernière bande et 0,60 F en ti



J. BONNAN 44, rue TAIT PARIS (IX

Le précédent n° a été tiré à 48.000 exem

pour augmenter la musicalité

de votre téléviseur

(ou l'écouter au casque)

par V. SUBIRA

Maintes émissions de la soirée à la Télé se terminent sur le coup de minuit. Passé 22 heures, nous devons baisser la sonorité de notre poste. Nous tournons alors le potentiomètre de puissance et les voisins n'entendent plus rien... mais nous non plus... à moins de mettre notre oreille contre le poste, Le remède ? Un seul : pouvoir mettre hors circuit le H.-P. et écouter avec un écouteur.

Parfois, c'est le contraire, vous voudriez que la sonorité de votre téléviseur soit plus puissante et plus musicale. Sur tous les postes de radio, à lampes ou à transistors, il existe une prise jack pour HPS ou écouteur, mais on élimine alors le HP du poste. Cette prise, nous pouvons facilement la mettre sur notre téléviseur et, mieux encore, nous pouvons mettre une prise améliorée permettant l'élimination ou la non-élimination du HP incorporé. Il est regrettable qu'aucun constructeur, à notre connaissance, n'ait encore songé à cette amélioration. Plusieurs téléviseurs possèdent maintenant une prise PU et une prise dent maintenant une prise PU et une prise modulation pour magnétophone. Une prise supplémentaire, telle que nous l'avons imaginée, n'augmenterait en rien le prix du poste et serait très appréciée de beaucoup de personnes. coup de personnes.

coup de personnes.


Voilà comment il faut procéder : tournez votre poste et dévissez le panneau arrière. Repérez le HP et son transfo de sortie. S'ils sont situés à un endroit peu accessible, vous devrez alors sortir le châssis de la boîte. Mais si le HP et son transfo son à votre portée, ce qui est souvent le cas, et si vous avez déjà bricolé quelque peu en radio, alors, n'hésitez pas. Une heure, peut-être moins, vous suffira pour mener à bien ce travail.

Procurez-vous un petit interrupteur uni-polaire, type tumbler. «Sonnez-le» pour savoir si les deux cosses correspondent à savoir si les deux cosses correspondent à l'interrupteur « ouvert » ou « fermé », ces deux cosses étant vers le bas. En principe, dans ce cas, l'interrupteur basculé vers le haut correspond à « ouvert », et, par conséquent « fermé » si basculé vers le bas,

35 mm FIG.1

ceci, l'interrupteur étant dans le sens vertical. Notez bien cette position de l'inter-rupteur pour mémoire. Coupez un morceau de matière isolante, d'environ 80×35 mm. Vers le haut de cette plaquette faites un trou à la chignole (environ 10 mm) pour faire passer l'axe fileté de l'interrupteur et bloquez avec son écrou. Au-dessous, faites 4 trous pour le passage de 4 douilles fe-melles. Ces douilles pourront être quel-conques, mais, de préférence, du diamètre des douilles de prises de courant, et vous les placerez à l'écartement standard de 20 mm; ce qui permettra, par la suite, pour le branchement, l'utilisation de prises de courant mâles courantes (fig. 1). En haut de la placeutte deux autres trans pour le de courant maies courantes (ng. 1). En haut de la plaquette, deux autres trous pour le passage de deux vis, pour fixation sur un coin, à l'arrière de votre poste, à l'endroit que vous jugerez le plus pratique et, bien entendu, à portée de main.

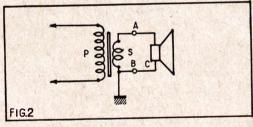La figure 2 vous donne le schéma de la liaison du secondaire du transfo de sortie, aux deux cosses de la bobine mobile du HP et la figure 3 le schéma après la modification faite. Prenez trois morceaux de fil souple lumière (entre 5 et 7/10 par exem-




ple) et, à moins qu'ils ne soient de couleur différente, repérez par un signe les deux extrémités de chaque brin. Sur un des conducteurs allant d'une cosse de la bobine mobile du HP à l'entrée du secondaire du transfo (A) vous connectez un fil; l'extrémité de ce fil allant à la douille E de la plaquette. Les deux douilles D et F sont reliées à une cosse de l'interrupteur. A cette même cosse, vous soudez une F sont reliées à une cosse de l'interrupteur. A cette même cosse, vous soudez une extrémité d'un deuxième fil dont l'autre extrémité était connectée à la sortie du transfo (B), après avoir coupé le fil qui allait vers l'autre cosse de la bobine mobile (C). Le troisième fil est soudé à cette cosse (C) et va rejoindre la deuxième cosse de l'interrupteur et, également, la douille G.

C'est tout. Il ne vous reste plus qu'à fixer la plaquette à l'endroit choisi, à l'arrière de votre poste. Lorsque vous replacez le panneau arrière, vous apercevrez sans doute que vous êtes gêné par cette plaquette. Donc, un coup de ciseau, ou de pince coupante, ou de scie à métaux, à votre panneau dégagera le passage.

Examinons maintenant le schéma de figure 3. L'interrupteur basculé vers bas, c'est-à-dire « fermé » mettant (court-circuit ses deux cosses, vous reli la cosse de la bobine mobile à la sortie (conordaire du transfo (R) et vous revent secondaire du transfo (B) et vous reven au schéma de la figure 1. Maintenant, o au schéma de la figure 1. Maintenant, or vrons l'interrupteur (basculé vers le haut le HP du poste est hors circuit et les tre douilles DEF qui, elles, sont reliée quelle que soit la position de l'interruteur, au secondaire du transfo, la douil E étant également reliée à la cosse de bobine mobile et la douille G l'étant l'autre cosse de cette bobine, nous pouvo envisager de multiples combinaisons.

Pour abréger, nous utiliserons maint

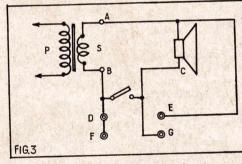Pour abréger, nous utiliserons maint nant les lettres I.O. pour interrupteur overt (basculé vers le haut) et I.F. pour iterrupteur fermé (basculé vers le bas).



1º I.F. sans aucun branchement douilles : vous recevez le son, comme paravant, sur le HP de votre poste.

paravant, sur le HP de votre poste.

2º I.F. avec branchement aux doui
D E: vous pouvez posséder un vieux
(sans transfo de sortie). Branché, vous
rez ainsi deux HP en parallèle et, si
HP est à peu près de la même impéda
que celui du poste, vous augmentere
puissance et la musicalité, selon qu'il r
dra plus ou moins les basses ou
aiguës.

Vous pouvez sinsi basses un

Vous pouvez ainsi brancher une ceinte acoustique (très à la mode actue

ment), ou encore un tweeter.

3° I.O. avec branchement aux dou
D E: branchement de votre HPS s
qui, peut-être, sera reconnu supérieu
celui du poste.

Preparament

possible de l'ence Branchement

Branchement possible de l'ence acoustique seule.
Raccordement de 1, ou 2, ou 3 écout personnels, montés en série ou en para (à vous d'essayer le meilleur rendeme Avez-vous conservé de ces écouteur 1000 ou 2000 ohms. Essayez-les. Cela vous paraître étonnant, mais ça mai Ou alors, montez en série, ou en para deux ou trois écouteurs miniature. util Ou alors, montez en série, ou en para deux ou trois écouteurs miniature, ut sur les postes à transistors de poch vous aurez une sonorité parfaite. E qui concerne ces derniers, si, pour en ter plusieurs ensemble vous supprime prises jack, attention aux fils qui sont fins, lorsque vous ferez vos ligature moins que vous ne laissiez les prises dans quel cas il vous faudra monte


(suite page

parlons du

TRIMMER

Quel que soit notre désir de nous aligner sur une terminologie nationale, nous avons beau chercher, nous ne trouvons point de terme de remplacement pour cette appellation anglo-saxonne qui a bel et bien acquis chez nous son droit de cité et nous nous contentons d'en examiner l'aspect technique, technologique et, surtout, pratique.

Malgré l'héritage que nous en avons fait du temps des montages à amplification directe, nous ne pensons pas que le trimmer y ait bien représenté ce qui est sa véritable raison d'être : la concordance des courbes de variation des condensateurs variables. Cette concordance, ou plutôt cette absence de concordance, ne résulte, en effet, nullement d'une imperfection dans l'élaboration des pièces détachées : celles-ci auraient beau être parfaites, qu'il

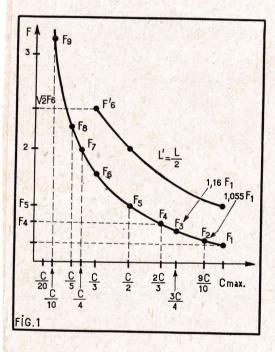

n'en faudrait pas moins prévoir cette correction, conditionnée très directement par... la formule de Thomson.

Nous y apprenons, en effet, que la fréquence d'oscillation sera d'autant plus élevée que, soit le condensateur du circuit oscillant, soit sa self, se présente avec une valeur plus faible; particularité: ces deux facteurs se trouvent placés, tous deux, sous un radical et l'on ne peut absolument plus considérer les fréquences comme le résultat d'une variation linéaire. Même dans une étendue de capacité aussi faible que 50 à 500 pico (!!)-farads, les écarts provoqués par deux bobinages inégaux seront suffisamment importants pour supprimer pratiquement toute concordance entre les fréquences, suivant que l'on se place à une extrémité de la gamme, en son milieu, ou au contraire, à l'autre bout. Notre figure 1 montre, sans se prononcer pour l'instant sur les valeurs absolues, comment pourraient se présenter les écarts relatifs atteints en utilisant un même ondensateur variable, associé à deux selfs, 1 une supérieure de 50 % seulement à l'au-

tre : elle réussit, nous semble-t-il, aussi bien à révéler l'importance de cet écart qu'à poser très simplement le problème du trimmer.

C'est qu'il est deux données encore dans cette section (qui couvre les applications les plus vastes, allant de la télévision au simple récepteur de petites ondes) : d'une part, le simple fait de trouver une variation qui s'effectue de façon inversement proportionnelle, conduit à déterminer la self pour la fréquence la plus basse (capacité la plus forte!) et, d'autre part, dans la pratique lorsqu'on recherche ce genre de concordance, c'est avant tout dans les montages, dit superhétérodynes ou moins pompeusement, à changement de fréquence et, dans ce cas, le changement doit déboucher (fig. 2) sur une fréquence unique, celle de la MF ou fréquence intermédiaire. Or, c'est précisément cette dernière condition qui ne sera remplie avec exactitude que pour l'une des fréquences, et tout l'alignement consiste à rechercher la concordance la plus parfaite en un nombre de points aussi élevé que possible.

En fait, on devra se contenter de trois points, dans la très grande généralité des montages courants et c'est bien pour l'un de ces trois points que le trimmer (fig. 3) interviendra avec, il faut le reconnaître, une très grande efficacité. Contrairement au principe initial, énoncé à l'instant et parfaitement valable sur une base théorique, nous rechercherons en premier lieu à déterminer la coïncidence des variations, non pas à l'une des deux extrémités de la gamme, mais bien plutôt en son milieu (c'est là l'une des méthodes possibles; ce n'est peut-être pas la seule, mais elle présente tout de même l'avantage indéniable de mener rapidement à des résultats co-hérents).

Pour mieux nous faire comprendre, nous pensons que nous aurions intérêt maintenant à envisager un exemple pratique, mais spécifions, dès cet instant et pour le restant des résultats, que nous CIRCUIT
LOCAL

MF
UNIQUE

MÉLANGEUR


PROVENANCE
DE
L'ANTENNE


FIG. 2

nous bornons à la seule formule de Thoson et qu'il n'y a donc là aucun myst qui nécessite de grandes recherches p vérifier les valeurs atteintes par no Les deux cages de notre condensateur riable sont, comme cela est courant, commandés par un axe unique, et nous en sageons — pourquoi pas? — qu'elles sont capables d'atteindre qu'une val maximum de 300 picofarads, alors onous désirons les utiliser pour couvune gamme qui irait de 500 à 1 200 ki cycles (en quelque sorte une gamme petites ondes tronquées, parce que ne l'étalons »).

Pour le circuit de l'accord nous pour vons sans difficulté choisir, par exemp un bobinage qui travaillerait correct ment près des fréquences les plus faib de la gamme, soit à 50 kcs et comme c'alors que le condensateur devra présen sa capacité la plus forte, le coefficient self-induction correspondra ici à La = 3 microhenrys (fig. 4).

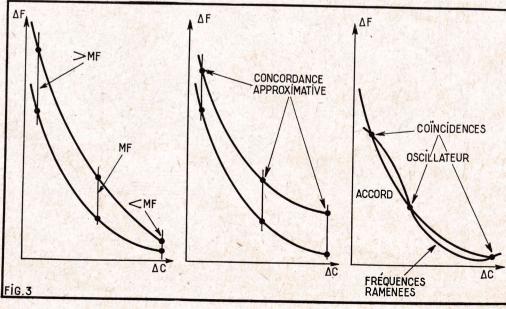
Un regard sur la courbe de variation (gure 5), qui contrairement à notre figure porte maintenant des valeurs réelles motre qu'avec 150 pF (moitié de sa capactotale): on atteindra une fréquence d'acord de 1 mégacycle, ce qui entraîne pour l'oscillateur, avec une fréquence i termédiaire de 455 kcs, d'une part une fr



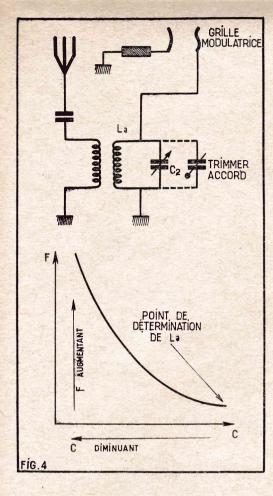


quence de 1,455 Mcs et, d'autre part, une self, déterminée donc à cet endroit précis de Lo = 80 microhenrys : notre figure 5 renferme cette fois-ci, en plus, la courbe de variation de cette nouvelle section et elle rend ainsi parfaitement compte des écarts qui subsistent ou qui, au contraire, viennent de se créer.

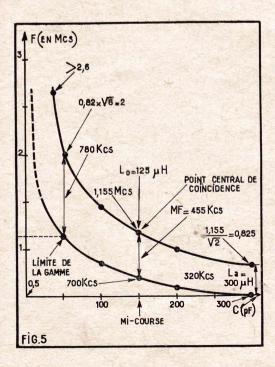Nous remarquerons, en particulier, que cet écart se creuse très sensiblement vers les valeurs faibles du condensateur, ou encore vers les fréquences élevées de l'oscillateur local et c'est donc là qu'il faudrait apporter le remède. Tout se passe, en effet, comme si le fonctionement redevenait bon et même parfait, au point de vue des fréquences, à la condition de




modifier en conséquence la valeur de la fréquence intermédiaire, ce qui serait absolument contraire au principe même de ce type de montages.

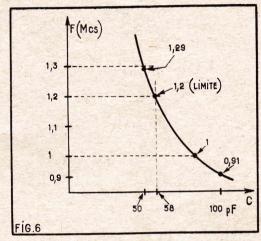Avant d'entamer la correction éventuelle, il faudra cependant avoir limité l'excursion en fréquence vers le haut de la gamme et exiger, pour que la gamme d'accord se limite effectivement à la fréquence de 1 200 kilocycles, une capacité résiduelle Cr = 6,5 pF (fig. 6).



Le remède découle maintenant très directement de la même façon dont nous avons posé le problème : puisque la fréquence de l'oscillateur semble trop élevée dans cette zone, il faut... la diminuer et pour ce faire, il faut augmenter la capacité correspondante, ce qui se fera à l'aide du trimmer constitué, la plupart du temps, par un petit condensateur ajustable fixé sur le bâti même du condensateur variable; l'isolant choisi se présente bien souvent sous l'aspect d'une petite lamelle de mica, matière première connue pour sa clivabilité, donc pour sa relative fragilité.

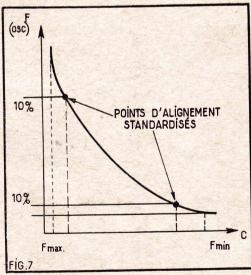On semble d'ailleurs s'être mis d'accord, du moins parmi les fabricants de bobinages de notre pays, sur l'emplacement de ces points de coïncidence, situés à 10 %



en-dessous de la fréquence la plus élevée que l'oscillateur doit être capable de produire (fig. 7) et c'est effectivement de cette servitude que nous tenons compte en déterminant la valeur exacte de ce trimmer.

Là, le problème se ramène, au fond, au calcul on ne peut plus simple : quelle doit être la capacité à mettre en parallèle sur un condensateur donné pour que

la valeur résultante atteigne un niveau fixé par avance, et un niveau, ici, supé rieur au CV, pris séparément?

L'introduction de cette capacité rési duelle, qui sera, en principe, la même pou les deux cages du CV et qui interviendr donc au même titre ici, pour l'oscillateur nous fera reprendre le principe de notr figure 5 pour déterminer la valeur qu'aur atteinte le condensateur lui-même pour l fréquence ainsi préconisée. Du total cal culé, en tenant compte uniquement de fréquences proprement dites, il faudra, et toute logique, déduire la valeur alors pré sentée par le CV et c'est bien ainsi qu'l'on aboutit à la mise en parallèle envisagée.

Bien entendu, l'alignement n'est pa terminé et on devra procéder de mêm à l'autre extrémité de la gamme: là l travail se fera à l'aide du padding qui, l'origine, se présentait toujours, lui auss sous la forme d'un condensateur, mais qu prend maintenant de plus en plus l'aspec d'un noyau inséré dans le bobinage et qu modifie donc la self des circuits plutôt qu leur capacité.

Augmentez la musicalité de votre téléviseur

(suite de la page 17)

une plaquette d'ébonite, ou autre de ma tière isolante, autant de prises jack femel les que vous avez d'écouteurs. Bien en tendu, l'entrée et la sortie de ces écouteur devront être connectées à un fil souple deux conducteurs, d'une longueur de que ques mètres, c'est-à-dire équivalente à distance entre votre fauteuil et la pris au poste. Notez aussi que ces écouteur ont une membrane fragile et sont fai pour une écoute avec le potentiomètre of sonorité peu poussé, sinon, vous risquerie de faire éclater cette membrane et, par même occasion... le tympan de votre

4° I.O. avec branchement aux douille F G: dans un montage à deux HP u meilleur rendement est, dans certains ca obtenu, en les montant en série. C'est poi cette raison que nous avons ajouté de douilles F G, lesquelles vous permettres de vous rendre compte si le montage série convient mieux à votre cas, et obrancher votre HPS, ou enceinte, ou tweeter, en conséquence.

Enfin, si vous avez réalisé la chambre créverbération et d'écho, si clairement de crite dans le «Radio-Plans» n° 223, emai dernier, c'est le moment de l'essaye dans la combinaison I.O. et brancheme aux douilles D E.

Pour conclure, une précaution : vous su vez que l'on ne doit pas mettre un pos sous tension sans que le branchement de HP soit fait. En conséquence, si votre it terrupteur est en position I.O., vérifi avant d'allumer votre poste que le HF (ou les écouteurs) sont branchés au douilles D E et mettez-le dans la positie I.F. si rien n'est branché aux douilles. vous conseille d'ailleurs un petit aid mémoire car, vous avez peut être rema qué que lors d'une panne d'électricité vo ne vous souvenez pas toujours de la postion « allumé » ou « éteint » de vot interrupteur. Collez donc sur votre pl quette, ou à côté, un petit morceau papier avec, par exemple : HP poste.

V. SUBIRAN.

interphone

à transistors

L'interphone est un excellent moyen de communication intérieur. Dans ce domaine on peut dire qu'il a supplanté complètement le téléphone, en raison de ses nombreux avantages. Parmi ceux-ci nous citerons notamment celui de permettre des conversations sans qu'il soit nécessaire comme avec le téléphone de nécessaire comme avec le téléphone de porter un combiné à son oreille. Cette liberté de mouvement donne la possibilité de compulser des documents, des pièces de dossiers ce qui dans l'industrie ou le commerce est souvent nécessaire. Le fait que les paroles sont reproduites par un haut-parleur donne la possibilité de s'adresser à plusieurs personnes à la fois. Son champs d'utilisation déborde largement le cadre de la vie professionnelle et

il rend de multiples services dans la vie domestique et familiale où pour ne citer que quelques applications il permet des communications entre deux pièces éloi-gnées de l'appartement, dont l'une est souvent la cuisine, ou entre deux pavillons voisins. C'est un excellent moyen de surveillance d'une chambre d'enfants. Nous ne nous étendrons pas plus longtemps sur ses possibilités qui sont innombrables et s'adaptent avec une grande souplesse au problème particulier de chaque utilisateur.

Celui que nous allons décrire possède une qualité supplémentaire : la simplicité. En effet il a été conçu de manière à pouvoir être construit avec succès même par un débutant. Seuls suffisent, un peu d'attention et de coins

tention et de soins.

Le schéma

Pour bien construire un appareil électronique il faut connaître sa constitution et son fonctionnement et pour cela la meilleure méthode est encore d'examiner son schéma. C'est ce que nous allons faire en nous reportant à la figure 1.

Pour pouvoir reproduire la voix avec un haut-parleur il faut qu'un interphone soit doté d'un amplificateur. En effet les sons sont transformés en courant électriques BF par le microphone mais ces courants n'ont pas une puissance suffisante pour actionner efficacement le haut-parleur d'où la nécessité de les amplifier. Sur notre interphone comme sur tous les appareils modernes de ce genre l'amplifica-teur est à transistors. Ces derniers sont particulièrement indiqués pour un fel usage : ils ont une consommation très faible tout au moins lorsqu'il s'agit de la puissance nécessaire dans le cas présent. Leur fonctionnement est instantané et on peut sans inconvénient couper l'alimentation pendant la période de non-utilisation et entrer en conversation dès que celle-ci est établie. Cela n'était pas le cas avec les

lampes dont les cathodes exigeaient un certain laps de temps pour atteindre leur température de fonctionnement. Leur petite taille et celle des composants qui leur sont associés donne la possibilité de donner un encombrement minimum aux appareils. Disons encore qu'ils ne dégagent pratiquement aucune chaleur contrairement à ce qui avait lieu avec les lampes. Ensin ils peuvent être alimentés par pile et de ce fait leur reproduction est extrêmement pure et intelligible.

L'amplificateur met en œuvre trois transistors. L'étage d'entrée est équipée par un SFT 352 utilisé en émetteur commun. Signalons en passant que ce transistor peut être remplacé sans inconvé-nient par un SFT 353. Le signal à amplifier est appliqué à sa base par un conden-sateur de 0,1 μF. Une résistance de 1 500 ohms applique à cette électrode de commande sa fension de polarisation qui est prise sur une 470 ohms du circuit émetteur du transistor suivant. Notez que le circuit collecteur du SFT352 de l'étage d'entrée est chargé par une résistance de

6 800 ohms et est relié directement base du transistor de l'étage qui sui base du transistor de l'etage qui sun circuit émetteur contient une résis de stabilisation de 1 000 ohms déco par un condensateur de 100 μF. Le plage direct entre les deux trans améliore la reproduction. Quant à la tance de 1500 ohms elle introdui point de vue continu, une contre-rés qui combat efficacement l'effet de t

Le transistor du second étage es core un SFT352 ou un SFT353. Il e aussi utilisé en émetteur commun résistance du circuit émetteur est tionnée. Elle est formée de deux 470 en série et c'est au point commun deux résistancs qu'aboutit la 1500 allant à la base du transistor préce Les deux 470 ohms sont découplée un condensateur de 100 µF. La char circuit collecteur est une résistance 1 500 ohms.


Le troisième étage met en œuvr transistor SFT322 lequel peut sans i vénient être remplacé par un SFT3 ne s'agit pas d'un étage amplificateur d'un étage adaptateur d'impédance effet ce transistor est utilisé en colle commun. Son circuit émetteur étant tiné à être chargé par un haut-parlet 80 ohms d'impédance de bobine m La base de ce troisième transistor attaquée directement par le collecteu précédent. Ainsi cet amplificateur n'u aucun condensateur de liaison à l'e tion de celui d'entrée de 0,1 µF.

Cet appareil est alimenté sous une sion de 9 V. Nous verrons bientôt ment elle a lieu. La ligne — 9 V es couplée par un condensateur de 100

L'amplificateur que nous venons dier fait partie du poste principal a ainsi parce qu'il comporte les différ commandes permettant de réaliser conversation bilatérale. Le poste reliposte principal est appelé poste su daire. Les commandes du poste prin sont : l'inverseur « Ecoute-Parole commutateur « Appel » et le commut « Arrêt-Marche ». Tous ces inver-sont à deux sections et deux posit Les deux premiers possèdent un re de rappel qui les ramène à la positio repos qui est celle représentée si schéma.

Vous savez sans doute que sur un i phone le haut-parleur sert alternative phone le haut-parleur sert alternatives de microphone et de reproducteur sons. La substitution s'effectue au me de l'inverseur « Ecoute-Parole ». Le sort de rappel dont nous parlions haut le ramène toujours sur la posi « Ecoute » qui est celle indiquée su schéma. Dans ce cas vous pouvez voir cet inverseur relie à travers une sec du commutateur « Appel », le hautleur du poste principal au circuit é leur du poste principal au circuit é teur du SFT322. En même temps l'a section du commutateur « Ecoute-Pare relie à travers l'autre section du com tateur « Appel » et une section du c mutateur « Arrêt-Marche » le haut-par du poste secondaire à l'entrée de l'an du poste secondaire à l'entrée de l'an ficateur c'est-à-dire au condensateur 0,1 µF. Dans ces conditions le l'parleur du poste secondaire fonctic en microphone et les paroles pronon devant lui sont reproduites par celui poste principal. Bien sûr pour que écoute soit possible il faut fermer le cuit de la pile d'alimentation à l'aide commutateur « Arrêt-Marche ». Une deux sections de ce commutateur rem le rôle d'interrupteur et l'autre sert liaison de l'entrée de l'amplificateur.

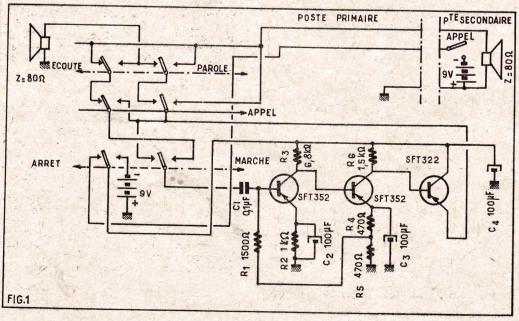Que se passe-t-il si on pousse le com tateur « Ecoute-Parole » en position



role. Une section de ce commutateur relie le haut-parleur du poste principal à l'entrée de l'amplificateur liaison qui s'opère à travers une section du commutateur « Appel » toujours au repos et une section du commutateur « arrêt-marche » qui naturellement doit être en position « Marche ». L'autre section du commutateur « Ecoute-Parole » insère le haut-parleur du poste secondaire dans le circuit émetteur du SFT322; liaison qui s'effectue par l'intermédiaire de la seconde section du commutateur « Appel ». C'est alors le HP du poste principal qui fonctionne en microphone et les paroles proférées devant lui sont reproduites par celui du poste secondaire. Par la nanœuvre du commutateur « Ecoute-Parole » l'utilisateur du poste principal peut établir une conversation bilatérale. Lorsqu'il parle il appuie sur ce commutateur et le relâche pour entendre la réponse du poste secondaire.

Pour appeler il faut produire un signal qui puisse être entendu même si le correspondant est assez éloigné de son poste. Sur cet interphone l'appel peut être fait aussi bien par le poste principal que par le poste secondaire. Pour le poste principal l'opérateur ferme le circuit d'alimen tation et appuie sur le commutateur « Appal l'opérateur ferme le circiut d'alimenteur du SFT322 à la base du SFT352 d'entrée à travers le condensateur de 0,1 µF. L'amplificateur dont l'entrée et la sortie sont ainsi raccordées entre en oscillation sur une fréquence audible que reproduit le haut-parleur du poste secondaire inséré dans le circuit émetteur du SFT322, par une section du commutateur appel. Ce son engendré par l'accrochage de l'amplificateur constitue le signal d'appel.

Si le poste secondaire veut appeler le poste principal son utilisateur ferme le bouton d'appel. Cela a pour effet d'alimenter l'amplificateur par la pile de 9 V incorporée dans le poste secondaire. Le commutateur « Arrêt-Marche » étant en position « Arrêt » relie, comme vous pouvez vous en rendre compte, l'entrée et la sortie de l'amplificateur ce qui fait accrocher ce dernier. Le son correspondant à la fréquence de l'oscillation est reproduit par le haut-parleur du poste principal qui est inséré dans le circuit émetteur du SFT322 par le commutateur « Ecoute-Parole ». Il est bien évident qu'aussitôt son appel terminé l'utilisateur du poste secondaire doit relâcher le bouton. A ce moment l'utilisateur du poste principal établit l'alimentation de l'amplificateur par

la pile du poste principal et manœuvre le commutateur « Ecoute-Parole » au rythme de la conversation.


Réalisation pratique

Le poste principal

Son montage s'effectue sur un circuit imprimé. On commence par poser les trois inverseurs sur la face bakélite du circuit en introduisant les picots dans les trous correspondants. La fixation s'opère en soudant ces picots sur les connexions côté cuivre. Avant cette mise en place on plie à la pince les cosses de sortie et on les coupe au ras de la pliure. Il faut y faire bien attention: l'inverseur «Marche-Arrêt» est le seul à ne pas avoir de ressort de rappel il doit occuper la position indiqué sur la figure 2. Les deux autres inverseurs pour être correctement orientés doivent avoir leur bouton rappelé, par le ressort, vers l'intérieur de la pluquette. Contrairement à l'habitude la plupart des composants de l'amplificateur sont placés du côté cuivre du circuit imprimé. De ce côté qui est représenté à la figure 3 on


soude : les résistances : R1 = 1500 ohms, R2 = 1000 ohms, R3 = 6800 ohms, R4 et R5 = 470 ohms, R6 = 1500 ohms. Du même côté on soude : un condensateur plaquette (C1) = 0,1 μF et un condensateur C4 de 100 μF -12 V. On veillera que leur corps ne touche pas le circuit imprimé. Du côté bakélite on soude les condensateurs C1 et C3 qui font l'un et l'autre 100 μF -6 V. Sur la figure 3 ces deux éléments sont représentés en pointillé. On met également en place les trois transistors exactement comme le montre la figure 3. Rappelons que la position du collecteur est repéré par un point de couleur sur la collerette.


On fixe alors le haut-parleur et le circuit imprimé comme l'indique la figure 4 : d'un côté la fixation du HP s'effectue par deux vis courtes et de l'autre par deux vis de 20 mm de longueur sur lesquelles on serre également le circuit imprimé sur chacune de ces vis on prévoit entre le HP et le circuit imprimé : une rondelle, une entretoise et un écrou. Sur une des vis de fixation du HP on prévoit une cosse à souder. Une troisième vis de fixa-

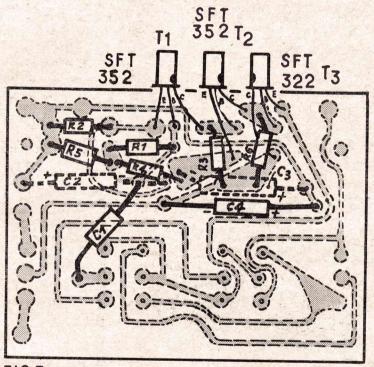


Vue de la plaquette

FIG.3

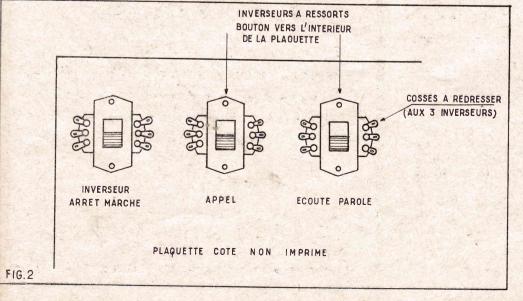

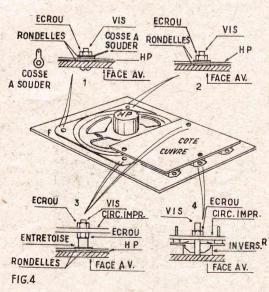

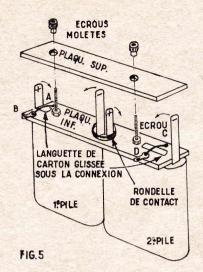

tion pour le circuit imprimé passe par la monture métallique de l'inverseur « Appel ».

On prépare ensuite les deux coupleurs de piles selon la figure 5. Avant toute chose, il faut souder des fils souples nus entre les œillets A et B et les œillets C et D. Les ponts ainsi formés doivent être suffisamment large (au moins 2 mm et rigides); il faut donc les étamer. Pour qu'ultérieurement ils fassent contact avec les languettes des piles il faut encore les surélever de la hauteur d'un écrou. Il faut aussi glisser du carton sous chaque connexion pour faire ressort. Le + de la première pile doit s'appuyer sur la connexion AB et le — de la seconde sur CD. On enfile les deux vis sur la plaquette inférieure et on bloque par des écrous. On passe les deux autres languettes dans

le trou central de la plaquette inférieure sans oublier de prévoir la rondelle de contact. On rabat les quatre languettes et on serre sur le tout la plaquette supérieur avec des écrous moletés.


Le poste secondaire

On monte le HP et l'inverseur « Appel » sur la face avant comme il est indiqué à la figure 6. Il ne faut pas mettre en place immédiatement la plaquette de bakélite. On passe 30 cm du câble de l'iaison à 3 conducteurs dans le boîtier et on fait un nœud à l'intérieur. Pour la facilité du travail et de l'explication nous supposerons les conducteurs de couleurs différentes. On soude le fil bleu sur la cosse p de l'inverseur, le fil blanc sur la cosse p de l'inverseur, le fil blanc sur la cosse k du haut-parleur et le fil rouge sur la cosse L du haut-parleur. On relie par une connexion de 15 cm la cosse n de l'inverseur au moins du coupleur de piles. On peut alors mettre en place la plaquette de bakélite. On relie par une connexion de 15 cm le « plus » du coupleur de piles à la cosse K du HP. Pour terminer le câblage du poste secondaire on réunit la cosse K du HP à une cosse serrée sur le boulon de fixation de l'inverseur. Après vérification on met les piles à plat dans le boîtier en les calant avec de la mousse plastique et on fixe la face avant sur le coffret. Le câblage est indiqué à la figure 7.

Le câblage du poste principal (fig. 8)

Comme pour le poste secondaire on passe 30 cm de câble de liaison par un trou du boîtier muni d'un passe-fil. On fait un nœud à l'intérieur.

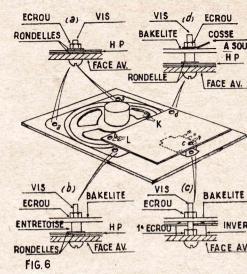On relie la cosse X du haut-parleur au point R du circuit imprimé, la cosse Y du haut-parleur au point S du circuit impri-



mé, la cosse placée sur une des fixati du HP à la cosse Y. On relie aussi le p + du coupleur de piles au point T circuit imprimé et le pôle — au point Il reste à souder les fils du câble liaison. Le fil rouge est soudé au poin du circuit imprimé le fil blanc au poin et le fil bleu au point c.

Le câblage est alors terminé et ap vérification on peut visser la face av sur le boîtier en matière plastique.

Que faire en cas de non fonctionnement

Si vous avez suivi scrupuleusement indications votre installation doit fo tionner immédiatement. Si par extrao

(suite page

Construisez vous-même votre cogékit "INTER 202"

décrit ci-dessus

véritable téléphone intérieur

l'Inter 202 à transistors permet de communiquer rapidement entre 2 pièces éloignées (cuisine - chambre, bureau - laboratoire, atelier maison, etc...), sans avoir à se déplacer.

L'Inter 202 est composé d'un poste directeur relié à un poste secondaire par 15 mètres de câble.

Le poste directeur comporte 3 touches : arrêt, appel, écoute - I amplificateur à transistors monté sur circuit imprimé.

Le poste secondaire comporte une touche d'appel.

Les haut-parleurs servent alternativement à l'écoute et comme micro. Alimentation : 2 piles 4,5 v.

Vous monterez votre Inter 202 facilement (même sans connaissances radio), grâce à sa notice de montage détaillée.

Inter 202 ne coûte que 98 frs (franco 99,50).



Collection

LES SÉLECTIONS de SYSTÈME "D'

Nº 80

FAITES VOS INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Étude de l'installation - Choix du matériel Installation sous baguettes - Fils blindé ou cuirassés - Installation sous tubes Prises - Interrupteurs - Lampes - Les tube fluorescents.

Prix: 1 F

Ajoutez pour frais d'expédition 0,10 F par brochure à not chèque postal (C.C.P. 259-10) adressé à «Système D», 43, r de Dunkerque, PARIS-X°, ou demandez-le à votre marchand journaux.



cet appareil combine

un phare de signalisation

et une corne de brume


Les voies maritimes deviennent de plus en plus encombrées et de plus en plus dangereuses surtout par temps de brouillard. En prévision de telles circonstances, il est nécessaire de posséder un appareil avertisseur efficace. Sinon, la seule autre solution consiste à agiter les bras et à crier jusqu'à l'extinction de voix.


Si vous avez constamment à bord de votre bateau, comme compagnon de voyage l'appareil que nous allons décrire et qui combine un phare et une corne de brume, vous n'aurez pas à utiliser vos bras et votre voix. Ce système vous évitera la fatigue et sera plus efficace. Il constitue une corne pouvant être entendu distinctement à une distance de l'ordre de 300 mètres. Le phare possède une puissance suffisante pour percer les nuits les plus brumeuses.

Le principe mis en œuvre dans la partie sonore de cet appareil est extrêmement simple. Il s'agit en fait de deux transistors de puissance monté en multivibrateur comme le montre la fig. 1. Ces transistors peuvent être des OC26 ou tout autre modèle équivalent. Le multivibrateur produit une oscillation de relaxation à fréquence audible. Le reproducteur de son est un haut-parleur de modèle courant qui est actionné par le multivibrateur. L'alimentation se fait par deux piles de 6 V en série. En raison de la consommation des transistors ces piles doivent être de forte capacité. Elles peuvent êtres remplacées par des accumulateurs étanches. Le montage du multivibrateur est assez classique. Le couplage nécessaire à la production de l'oscillation de relaxation est obtenu par deux condensateurs de 6 μF. L'un d'eux relie le collecteur du transistor T1 à la base du transistor T2 et l'autre la base du transistor T1 au collecteur de T2. La base de chaque transistor est reliée au — 12 V par une résistance de 220 ohms 1 watt. Le transformateur d'attaque du HP est un transformateur de sortie pour étage pushpull. On pourra utiliser par exemple un


TRS152 Audax qui est prévu pour être utilisé avec deux OC26 ou similaire. Chaque demi-primaire de cet organe est inséré dans le circuit collecteur d'un OC26 différent, la tension d'alimentation — 12 V est appliquée au point milieu de ce primaire. Un bouton poussoir placé

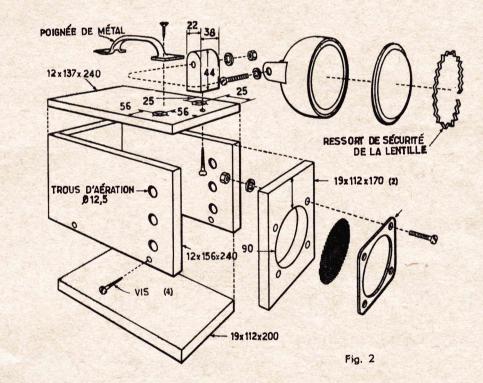entre le + 12 V et les émetteurs perm de fermer le circuit d'alimentation pa simple pression du doigt et de déclench le fonctionnement du multivibrateur. I aut-parleur est un almant permanent 10 cm de diamètre et de 4 à 5 ohms d'in pédance de bobine mobile.



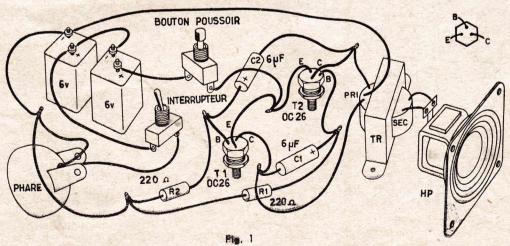

Au cours d'un service permanent longue durée les transistors risquent chauffer ce qui, en dehors de la variati de leurs caractéristiques, peut amener dégradation des jonctions. En prévisi de cette utilisation prolongée, qui un jou l'autre sera certainement nécessai il convient de placer les transistors des radiateurs thermiques, qui assurer leur refroidissement et le maintien d'u température normale de fonctionneme Ces refroidissement et le maintien d'u température normale de fonctionneme ces refroidisseurs seront de préférer acquis tout fait, les constructeurs de trasistors mettant maintenant à la dispotion des utilisateurs des radiateurs partement adaptés à chaque modèle. A défon les fera soi-même à partir d'une bar d'aluminium de 1,5 à 2 mm d'épaisse Sur l'OC26 comme d'ailleurs sur la presentation des caracteristes de la partir d'une bar d'aluminium de 1,5 à 2 mm d'épaisse sur l'OC26 comme d'ailleurs sur la presentation des caracteristes de la partir d'une bar d'aluminium de 1,5 à 2 mm d'épaisse sur l'OC26 comme d'ailleurs sur la presentation des caracteristes de la partir d'une bar d'aluminium de 1,5 à 2 mm d'épaisse sur l'OC26 comme d'ailleurs sur la presentation de la partir d'une de l

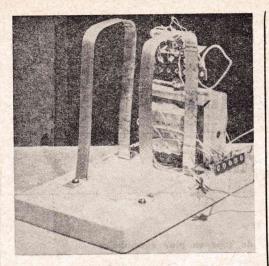

Les piles sont tenues par des étriers en aluminium ou en feuillard.

part des transistors de forte puissance le collecteur correspond au boîtier et il convient d'isoler ce dernier du refroidisseur. Pour cela on interpose une rondelle de mica enduite de graisse silicone entre ce radiateur et le fond du boîtier et on isole les vis de fixation par des rondelles et des manchons isolantes. Ces accessoires sont d'ailleurs généralement fournis avec les transistors.

Bien que plusieurs dispositions soient possibles le plus simple à notre avis est de monter les principaux composants électroniques sur le panneau de base du coffret en bois qui protégera l'appareil. Les batteries d'alimentation seront aussi placées sur ce panneau et maintenues solidement par des étriers faits avec des bandes d'aluminium ou de tout autre métal.

L'ampoule du phare est alimentée à partir d'une batterie de 6 V seulement un interrupteur commande son allumage ou son extinction.

Nous donnons à la fig. 2 une vue éclatée du boîtier en bois tel qu'on doit le confectionner. On assemble les différentes parties avec de la colle et des pointes. Les pointes seront suffisamment enfoncées de manière à pouvoir arrondir les arètes du boîtier. Si c'est nécessaire, on bouche les pores du bois avec de l'enduit que l'on ponce soigneusement. On termine en recouvrant de plusieurs couches de peinture laquée en ayant soin de poncer chaque couche intermédiaire.

Le phare les interrupteurs et le hautparleur peuvent alors être montés. Le haut-parleur est placé sur un trou circulaire prévu sur la face avant. Ce trou est protégé par une grille métallique. Les interrupteurs sont fixés sur le dessus de manière à pouvoir être facilemnet manœuvrés. Afin d'être orientable le phare est fixé par un boulon formant axe sur un bossoir en bois. On prévoit également une poignée de métal qui facilitera le transport et la manipulation. Le phare lui-même peut être prélevé sur une vieille bicyclette ou un vélomoteur hors d'usage. Mais il est préférable, à notre avis, de l'acquérir neuf dans un magasin d'accessoires pour cycles. La seule condition imposee est qu'il doit fonctionner sous 6 volts.

de autobabab

INTERPHONE (Suite de la page 22)

naire il n'en était pas ainsi les quelques vérifications que nous allons indiquer vous permettrons de déceler la cause de la panne.


Vérifiez tout d'abord si les piles des deux postes sont branchées dans le sens correct et si leurs lamelles font un bon contact avec les coupleurs. Assurez vous qu'il n'y a aucune erreur de câblage : résistance soudée à la place d'une autre, condensateur électrochimique inversé. Contrôlez le branchement du câble de liaison. Sonnez ses conducteurs, l'un d'eux pouvant être coupé. Vérifiez l'état du circuit imprimé. Assurez vous qu'une soudure, faite avec une trop grande quantité d'étain, ne met pas deux connexions voisines en court-circuit. Dans ce cas il faut


faire fondre cette soudure au fer et lor qu'elle est bien liquide secouer le circu d'un coup sec pour faire tomber l'exc dent d'étain.

Vérifiez l'état des piles et les remplac si cela est nécessaire. A ce sujet donno un conseil : si les piles du poste princip sont usées intervertissez-les avec celles poste secondaire qui s'usent moins vi en raison de leur utilisation moins fr quente et moins prolongée.

Pour économiser les piles il ne faut p laisser le poste principal en marche in tilement et fermer le circuit d'alimentati que lorsqu'on doit appeler le poste seco

A. BARAT

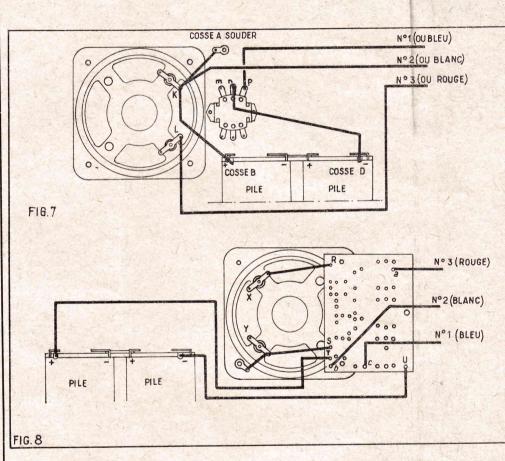

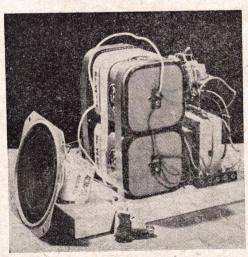

Les différents composants électroniques sont montés sur un panneau de bois.

Les fils de liaison du haut-parleur phare et des interrupteurs auront u longueur d'au moins 25 cm car ils vront permettre l'ouverture du boît pour le remplacement des batteries pour une vérification. Au moment de fixation du boîtier sur la base on pren soin de ne pas pincer les connexions. s'assurera également qu'aucun fil ne te che les transistors car la chaleur risc rait d'en faire fondre la gaine isolante. fixation de la partie supérieure du cof sur la base s'opère par des vis ce permet un rapide démontage au mom du changement des piles.

Vous voila prêt à naviguer avec grande marge de sécurité. Le cas éché quand la saison de la navigation terminée conservez cette sécurité transferant cet appareil sur votre voit Au fait si vous ne possédez pas de bal pourquoi ne pas construire ce dispossimplement pour votre automobile?

la modulation de fréquence dans les appareils

de TV en couleurs

Introduction

Dans le système Secam la FM (FM = modulation de fréquence) est adoptée modulation de fréquence) est adoptée pour la modulation de la sous-porteuse de pour la modulation de la sous-porteuse de chrominance. Dans tous les systèmes de TVC et même de TVM (noir et blanc) la FM est adoptée pour le son lorsque le standard est américain ou «européen» CCIR. La modulation d'amplitude est utilisée dans tous les systèmes de TVC et TVM, quel que soit le standard pour la luminance et les signaux synchro.

Il est donc utile de connaître l'essentiel

Il est donc utile de connaître l'essentiel sur la FM en émission et en réception. On remarquera que le signal HF modulé

par les signaux de chrominance ne diffère de celui modulé par des signaux BF que par le fait que les signaux de chrominance sont des signaux VF dont la fréquence maximum est de l'ordre du mégahertz tandis que la fréquence maximum en BF est de l'ordre de 10 kHz. Dans les deux cortes d'applications le principe de deux cortes d'applications le principe de la la cortes d'applications le principe de la corte d deux sortes d'applications, le principe de la FM est le même mais certaines valeurs numériques sont différentes.

Les trois sortes de modulations

On connaît, principalement, la modulation d'amplitude, la modulation de fréquence et la modulation de phase.

Entre la première (en abrégé AM) et les deux suivantes FM et modulation de phase, il y a une différence fondamen-

En effet, soit un signal HF pur (non modulé) caractérisé par un courant i sinusoïdal:

i = 1, $\cos (2 \pi f t + \varphi)$ (1)


f = fréquence du signal HF, par exemple 4 MHz,

 $I_0 =$ maximum de i, se produisant chaque fois que le cosinus est égal à 1, ce qui a lieu lorsque l'angle $2\pi ft + \varphi$ est égal à zéro ou à $n\pi$ (n = 0, 1, 2, ...),

t = temps, $\phi = angle de phase du signal au temps$

On définira un certain temps to auquel correspond un angle de phase φ.

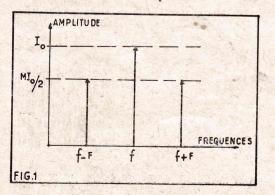On se souviendra aussi que la période T d'un signal est l'inverse de la fréquence, T = 1/f et f = 1/T. Lorsqu'il y a modulation d'amplitude, le courant i peut être également représenté par l'expression (1) mais son amplitude ne varie pas unique-ment en fonction du temps d'une manière



cosinusoïdale (ou ce qui revient au même, sinusoïdale) mais aussi en fonction du facteur I. qui n'est plus constant mais


$$I = I_o (1 + M \cos 2\pi F t)$$
 (2)

expression dans laquelle F est la fréquence du signal BF ou tout autre, avec F < f. F peut être, par exemple, égal à 1000 Hz (BF) ou 500 kHz (VF). Le signal HF devient dans ce cas: $i = I_o$ (1 + M cos 2π F t) cos (2π f t + φ) (3), expression obtenue en remplaçant dans (1), I_o par I donné par l'expression (2).

De la forme (3) de i on peut tirer celle mettant en évidence les deux fréquences latérales (on dit souvent bandes latérales) correspondant à la fréquence de modula-tion F (par exemple 1000 Hz). Cette expression s'obtient en se basant sur la formule qui donne la valeur du produit de deux cosinus : cos x cos y = 0,5 [cos (x + y) + cos (x — y)]. On trouve, tous calculs faits

 $i = I_o \cos (2 \pi f t = + \phi_o) + 0.5 MI_o \cos$ $\begin{bmatrix}
2\pi & (f + F) \\
(f - F) & t + \varphi_{\circ}
\end{bmatrix},$

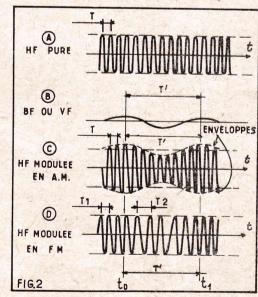et l'on constate que dans cette somme de trois termes le premier est le signal HF non modulé [expression (1)], le second



est un signal HF d'amplitude maximum 0,5 MI. et de fréquence f + F et le troisième de même amplitude mais de fréquence f - F.

La figure 1 montre les amplitudes des trois signaux : HF pur à la fréquence f avec une amplitude I_o, fréquence latérale f — F avec une amplitude MI_o/2 et fréquence latérale f + F avec une amplitude également de MI_o/2.

La figure 2 montre en A, le signal HF pur. Sa période T est constante, les branches de sinusoïde sont à écartement constant et on a : T = 1/f. Par exemple si f = 4 MHz = $4 \cdot 10^{\circ}$ Hz, on a : $T = 0.25 \cdot 10^{-9}$ s = 0.25μ s.

Soit maintenant un signal BF ou VF à fréquence F, représenté en (B) figure Sa période est T' = 1/F, beaucoup pl grande que T.

grande que T.

Si, par exemple, F = 1000 Hz = 10° Hz il vient, T' = 10-3° s ou T' = 1 ms.

La modulation d'amplitude du sign HF représenté en (A) par le signal BF représenté en (B) donne le signal HF me dulé représenté en C. Les écartements la sinusoïde sont toujours égaux car période en HF est constante et égale à mais l'amplitude varie comme celle a signal BF. On voit en effet que les son mets de la sinusoïde HF sont tous situ sur une courbe dite enveloppe qui repreduit, a son amplitude propre près, duit, a son amplitude propre près, forme du signal BF.

L'enveloppe supérieure reproduit le signal BF et l'enveloppe inférieure est smétrique à la première. Les périodes T 1/f et T' = 1/F sont parfaitement mis en évidence sur la forme (C) du signal Hen amplitude par le signal BF.

Lorsque le signal (B) doit moduler signal (A), en fréquence, l'amplitude of signal obtenu, représenté en (D) figure est constante.

est constante.


Par contre la fréquence du signal H est modifiée au rythme de celle du sign


Sur la représentation (D) de ce sign FM, la variation de fréquence est mise e

évidence par l'écartement variable de branches de sinusoïde. La période T n'e plus constante, elle varie entre deux v leurs. On voit en effet que lorsque l'an plitude du signal BF est maximum, le s gnal HF a une fréquence maximum, T e à sa valeur la plus faible, tandis que lor que le signal BF est d'amplitude minimum sommet de l'alternance pagetive, f a une sommet de l'alternance négative, f a un valeur minimum et la période est la plu grande. On peut voir aussi que la périod T' du signal BF est mise en évidence su la représentation (D) du signal HF à F par le fait que T' est le temps correspondent à la différence des temps te transfer de la contract et de la contract de la différence des temps te transfer de la difference des temps te transfer de la difference de la di dant à la différence des temps to et ti pou lesquels les périodes T, instantanées, d signal HF ont la même valeur.

Quelques précisions sur la FM

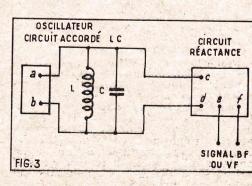Pour réaliser un émetteur, l'organ essentiel nécessaire est l'oscillateur H possédant un circuit AC accordé sur l fréquence f de l'émission à transmettre Pour faire varier la fréquence f il suffit d



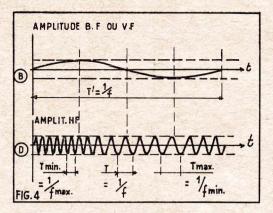

modifier selon la loi désirée une des grandeurs L ou C du circuit accordé.

Considérons le montage de la figure 3 qui se compose de l'oscillateur dont on ne montre que le circuit accordé parallèle LC, relié au circuit dit réactance, aux points c et d.

Le circuit réactance possède la pro-priété de présenter aux points c d une réactance lorsqu'une tension est appliquée en deux autres points e et f. La réactance peut être une capacité ou une self-induction. Supposons qu'il s'agisse d'une capacité que nous désignerons par ΔC . Cette capacité s'ajoutant à C, la capacité totale du circuit accordé est $C + \Delta C$ et la fréquence d'oscillation est sensiblement :

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C + \Delta C)}}$$

Le circuit réactance possède également la propriété de présenter une capacité (ou self-induction) variable au même rythme que la tension qui lui est appliquée.

Voici, par conséquent, réalisé, un procédé de modulation de fréquence. Le signal de modulation BF ou VF est appliqué aux points e f ce qui fait varier ΔC donc aussi $C + \Delta C$ et, en vertu de la formule

de Thomson, la valeur de f. Un dispositif simple de circuit réac-tance est la diode à capacité variable dite Varicap qui polarisée à l'inverse se présente comme une capacité, variant au rythme de la tension de polarisation.

Paramètres de la FM

La figure 4 montre d'une manière plus récise les signaux (B) et (D) de la

Lorsque l'amplitude du signal BF (ou VF) est au maximum positif, on a, sur le signal HF modulé en FM, une période T_{min} et une fréquence f_{max}. Au moment où l'amplitude du signal de modulation est nulle, la période est à sa valeur de repos, T et la fréquence est à sa valeur nominale dite de repos, f = 1/T.

Enfin, lorsque le signal de modulation, dit aussi le signal modulant, est à une amplitude maximum négative ou amplitude minimum, le signal HF a une période Tmax et une fréquence fmin.

La fréquence varie par conséquent en-tre f_{max} et f_{min} entre lesquelles se trouve la


fréquence de repos f.

On nomme déviation ou excursion de la fréquence la différence fmax fmin, la première est l'excursion positive et la seconde l'excursion négative. On désigne l'excursion ou déviation par Δf . Si le signal modulant est sinusoïdal les différences f_{max} — f et f — f_{min} sont égales car les amplitudes maxima positive et négative du signal modulant sont égales. En réalité, le signal modulant BF ou VF est constamment variable et les excursions Δf varient aussi comme les amplitudes qui sont à leur origine. Soit par exemple un

signal comme celui de la figure 5 qui est rectangulaire avec une alternance positive A et une alternance négative A' > A.

Pendant le temps to, l'amplitude A étant

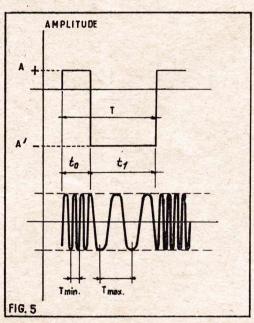constante, la fréquence $f_{max} = 1/T_{min}$ est constante aussi. Pendant le temps t_i , on a $f_{min} = 1/T_{max}$ constante également. Si f est la fréquence de repos, il est évident que l'excursion positive $\Delta f = f_{max} - f$ est plus petite que l'excursion négative $\Delta f = f - f_{min}$.



Indice (ou index) de modulation

L'indice de modulation m est défini, dans le cas de la FM par la relation :

$$m = \frac{\Delta f}{F}$$


f étant la fréquence nominale HF de re-pos, Δf la déviation ou excursion de fréquence et F la fréquence de modulation. Le signal à la fréquence F étant sinusoï-

dal, donc d'amplitude continuellement et périodiquement variable Δf croît lorsque cette amplitude augmente et il en est de même de l'indice de modulation m et varie également d'une manière proprotion-

Lorsqu'on transmet un signal non sinusoïdal mais ayant une certaine périodi-cité, ce signal peut être considéré comme la somme d'un nombre infini de signaux sinusoïdaux de fréquences F, 2F, 3F..., F étant la fréquence correspondant à la période du signal.

En admettant que les signaux BF ou VF (chrominance) sont des sommes de signaux sinusoïdaux, on peut définir une lageur de bande de ces signaux et, d'une manière plus précise, une courbe de réponse.

Il s'agit ici, précisons-le, du signal de modulation. La courbe de réponse du si-gnal disponible BF ou VF chrominance, peut être modifiée avant d'appliquer ce signal au dispositif qui transformera l'amplitude en excursion de fréquence Δf . C'est ainsi qu'en BF, on préaccentue les signaux à fréquence élevée (aiguës) selon une loi qui augmente l'amplitude avec la fréquence. A la réception on désaccentue à l'aide d'un circuit désaccentuateur qui compense la courbe créée par l'accentuation. Il en est de même en VF chromi-nance système Sécam ou les signaux sont préaccentués selon une courbe de forme asymétrique, qui a pour effet d'augmenter l'amplitude avec la fréquence jusqu'à F ==

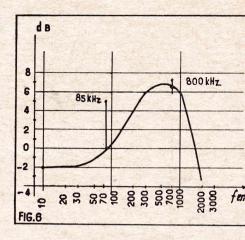

l'amplitude, plus rapidement jusqu'à v 2000 kHz, fréquence pour laquelle l'a plitude est pratiquement nulle.

L'allure de cette courbe est indique par la figure 6. Cette opération de pré centuation effectuée avant la modulat n'impose pas un procédé déterminé modulation mais, il est souvent adopté FM comme on vient de le voir d'après 800 kHz environ et, ensuite de dimin deux exemples, l'un pour FM-radio l'autre pour le signal VF chrominance système Secam.

Bande d'un signal HF modulé en fréquenc

L'exposé complet de ce problème donné dans les ouvrages spéciaux de veau élevé consacré à la FM et néces l'emploi de calculs et formules compliq et abondants.

On ne trouvera ci-après que quelq indications pratiques au sujet de la bar du signal HF-FM.

On a vu que dans la modulation d'a plitude, si f est la fréquence HF porte et F la fréquence du signal sinusoïdal module f, la bande correspondante s'ét de f — F jusqu'à f + F.

Il est donc clair que si F est la quence modulante (en AM) la plus éle-la largeur de bande est 2 F avec f com fréquence médiane.

En ne transmettant qu'une seule ba latérale, on réduit la largeur de band F environ, au lieu de 2 F.

La détermination de la bande dans cas de la FM n'est pas aussi simple. notera, les facteurs suivants dont dép la bande:

1° Indice de modulation $m = \Delta f/F$ m > 5 la largeur de bande est grande qu'en AM. Si m est faible, de la dre de 0,1, la bande est du même or de grandeur qu'en AM.

2° Pour une fréquence modulante donnée, la largeur de bande croît a l'excursion ΔF, ce qui est une conséque du fait que m augmente.

3° Le nombre des fréquences latéraugmente avec l'excursion Δf.

4° S'il y a plusieurs fréquences mo lantes à la fois (cas général en radio TV), le spectre du signal peut ne pas symétrique par rapport à la fréquence et il présente des fréquences latérales or respondant à toutes les combinaisons les que P₁ F₁ + P₂ F₂ + P₃ F₃ ... P_n P₁, P₂... P_n étant des nombres entiers p tifs ou négatifs.

Résumé sur la FM

La fréquence HF porteuse est f. subit des variations nommées excursi en déviations Δf selon l'amplitude du gnal modulant à la fréquence F. Il convient par conséquent de considérer, dans le cas de la FM 3 fréquences :

1° la fréquence porteuse f,

2° la fréquence modulante F,

3° la fréquence f + Δf à laquelle est porté le signal HF en raison de la déviation Af et non en raison de la valeur de F tion Δf et non en raison de la valeur de F mais de l'amplitude du signal modulant. Exemple numérique : soit f=4 MHz, F=200 kHz et soit $\Delta f=500$ kHz, la dé-viation de f lorsque le signal à la fré-quence F est au maximum d'amplitude aux temps de t_0 , t_0+T , t_0+2T , t_0+3T . La valeur de la fréquence HF sera $f+\Delta f$ = 4,5 MHz. Aux temps correspondant aux amplitudes nulles:

 $t_o + T/4$, $t_o + 2T/4$, $t_o + 3T/4$ la fréquence est f.

Aux temps correspondant aux amplitudes maxima négatives (ou minima) :

 $t_o + T/2$, $t_o + 3 T/2$, $t_o + 5 T/2$... la fréquence aura dévié jusqu'à $f - \Delta f =$ 3,5 MHz.

L'indice de modulation dans cet exemple est:

$$m = \frac{\Delta f}{F} = \frac{500}{200} = 2.5$$

Indiquons aussi que la bande d'un si-gnal HF modulé en fréquence est au moins aussi grande que 2 Δf et au moins aussi grande que 2 F. Plus l'indice de modulation est grand plus la bande s'élargit. En FM, la bande est par conséquent, en général, beaucoup plus large qu'en AM.

FM à la réception

Lorsque le récepteur est à changement Lorsque le recepteur est à changement de fréquence, ce qui est pratiquement toujours le cas, le fréquence f du signal reçu est convertie en une fréquence FM différente. On notera que la bande est conservée pour le signal. A la réception le signal MF son parvient au discriminateur qui transforme les variations de fréquence en variations d'amplitude, opération inverse. variations d'amplitude, opération inverse de la modulation de fréquence effectuée à l'émission.

Les discriminateurs sont, par conséquent, des démodulateurs en extrayant les signaux modulants BF des signaux MF modulés par eux.


En TVC, c'est la VF chrominance qui module le signal HF. La démodulation se fait de la même manière dans le Sécam qu'en BF avec des discriminateurs dont le schéma est identique à ceux rencontrés dans les montages FM son.

On connaît les discriminateurs FM comme celui de Foster-Seeley, celui de rapport et celui à flanc. Les deux premiers sont les plus utilisés. Le discriminateur de Foster-Seeley revient actuellement en progra cen il donne moires de discriminateur de progra cen il donne moires de discriminateur de programment de la consecución de la cons ment en vogue car il donne moins de dis-torsion que celui de rapport, mais doit être précédé de limiteurs tandis que le discriminateur de rapport est autolimi-

Un autre discriminateur utilise une lampe spéciale dite à grilles en quadra-ture, genre 6BN6, qui permet d'obtenir un grand gain, la discrimination et la limita-tion, économisant ainsi au moins une lampe. Un transistor spécial permet égale-ment le montage à électrodes en quadra-

Les montages pratiques de FM en télévision en couleurs seront exposés dans de prochains articles traitant des décodeurs système Sécam.

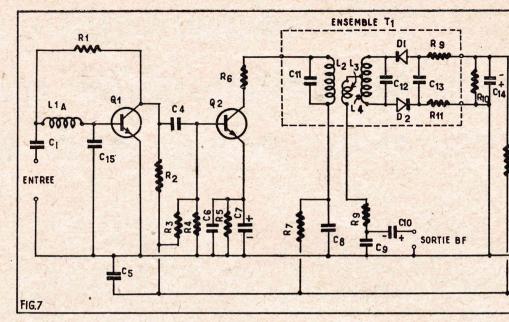Voici, toujours dans le cadre de la TVC, des circuits FM son nouveaux.



Amplificateur FM son-TV

Le montage que nous allons décrire utilise des transistors planars. Son sché-ma, proposé par Fairchild est donné par la figure 7.

Ce montage permet de recevoir le son-TV par le système interporteuses. Le signal à 5,5 MHz est obtenu à la sortie détectrice image ou à la sortie du premier transistor VF. Ce signal doit être appliqué à l'entrée de la partie MF-discriminateur du montage dont la sortie sera connectée à un amplificateur BF de bonne qualité.

Plusieurs dispositifs nouveaux sont uti-

lisés dans ce montage très réduit.

1° deux étages amplificateurs MF son à transistors Q₁ et Q₂ planars dont la liaison s'effectue par résistances-capacité, ce qui dispense de tout circuit de neutrodynage en raison de l'excellente stabilité ainsi retenue.

2° Circuit discriminateur réalisé avec

2° Circuit discriminateur réalisé avec deux diodes planar au silicium.

Les transistors sont Q₁ = Q₂ = BF100

NPN silicium planars, et les diodes du type BA130, tous semi-conducteurs de la marque Fairchild. Ces quatre semi-conducteurs, spécialement sélectionnés pour ce montage constituent un ensemble nommé «AA0014 package». Voici les caractéristiques générales de l'amplificateur-discriminateur:

Gain de tension : 800 fois : résistance

discriminateur : Gain de tension : 800 fois ; résistance d'entrée $50~\Omega$, ce qui permet la liaison avec la détectrice ou la VF, par coaxial de même impédance ; réjection des signaux à modulation d'amplitude : 36 dB ; tension BF de sortie 500~mV pour un signal de 5~mV à l'entrée ; courbe de réponse avec un écart de 250~kHz entre les deux sommets ; distorsion 1~% avec $\Delta f = 50~\text{kHz}$ pour un signal à 400~Hz de 200~mV à l'entrée. à l'entrée.

Analyse du schéma

Le signal MF son à 5,5 MHz, à modula-tion de fréquence dont l'amplitude est de l'ordre de 5 mV est appliqué à l'entrée sur le circuit série de L_{1A}-C₁₆, le condensateur C1 servant d'isolateur en continu.

Le transistor Q, est monté en émetteur commun, l'émetteur étant d'ailleurs relié directement à la ligne négative d'alimentation.

La base de Q₁ est polarisée par la résistance R₁ reliée au collecteur, le courant de polarisation étant transmis par L_{1A}. Le collecteur a une charge R₂ reliée à la ligne positive de l'alimentation de l'ensemble, qui est de 12 V.

Comme on l'a précisé plus haut, la son entre le collecteur de Q₁ et la base Q₂ s'effectue par résistances-capacité. C trouve R₂ déjà mentionné, le condensa C₄ et le diviseur de tension polarisan base de Q₂ constitué par R₃ et R₄, mentre les deux lignes d'alimentation.

Le second transistor, Q₂, est polaris l'émetteur par R₅ et comme le montage stable, le circuit d'émetteur est découce qui permet d'obtenir le maximum ce qui permet d'obtenir le maximum gain. Aucun dispositif de contre-réaci ni de neutrodynage n'est inclus dans montage. Le collecteur de Q2 est relié l'intermédiaire de R6 au primaire transformateur de discrimination cor tué par L2 (primaire), L4 (secondaire L2 (tertiaire). On reconnaît facilemen montage en discriminateur de rapport, diodes étant orientées en sens opposé. diodes étant orientées en sens opposé.

La sortie BF est reliée au tertiaire On a disposé un circuit désaccentual constitué par la résistance série R_{0} e condensateur shunt C_{0} . Le condensateur C_{10} et un condensateur isolateur.

Valeur des éléments

Valeur des éléments $Q_1 = Q_2 = BF160, D_1 = D_2 = BA$ $R_1 = 1,8 kΩ, R_2 = 5,6 kΩ, R_3 = 12$ $R_4 = 10 kΩ, R_6 = 910 Ω, R_6 180 Ω,$ $= R_8 = 100 Ω, R_9 = R_{11} = 560 Ω, R_1$ $22 kΩ, R_{12} = 270 kΩ; C_1 = 10 000 pF$ $= C_6 = 100 pF, C_5 = C_6 = C_8 = C_6$ $50 000 pF, C_7 = C_{10} = 5 μF. C_{12} = 200$ $C_{13} = 270 pF, C_{14} = 10 μF, C_{15} = 200$ Les bobinages peuvent être ceux commerce. A titre documentaire v quelques caractéristiques. $L_{1A} = 5,5$ coefficient de surtension à vide, $Q_0 = 3,5,5$ MHz: 37 spires fil isolé au nylon tube de 5 mm, fil de 0,16 mm, noyau ferrite.

Transformateur. Primaire $L_2 = 1,95$ 12 spires fil divisé de $10 \times 0,04$ mm. = 110; $L_4 = 4,25 \mu H$ (2 fois 11 spiredivisé $10 \times 0,04$ mm enroulement laire), $Q_0 = 120$; $L_2 = 7$ spires fil di $10 \times 0,04$ mm, noyau de ferrite distant entre L_4 et L_2 de face à face : 4 à 8 m. L₃ bobiné sur L₂.

Prise médiane de L, obtenue en rel le commencement d'un enroulement

fin de l'autre.

La consommation de ce montage es l'ordre de 5 mA sous 12 V donc

La courbe de réponse est, en BF néaire au delà de 15 kHz.

(suite page 3

une alimentation stabilisée 12 volts - 500 mA avec prises à 6 et 9 volts

Lorsqu'on parle d'appareils à transis-tors on pense immédiatement : alimentabatterie de piles. Cela tient à ce qu'au début on ne savait faire que des transistors de faible puissance qui, dans le domaine grand public, étaient utilisés uniquement sur les récepteurs portatifs. L'alimentation la plus pratique et la plus économique était alors, il faut en conve-

nir, les piles.

Actuellement le problème se pose diffé-Actuellement le problème se pose différemment. Tout d'abord le récepteur portatif est le plus souvent utilisé comme poste d'appartement et alors il devient plus commode de prendre le secteur comme source de courant, ce qui évite l'inconvénient de la défaillance soudaine de la pile défaillance qui se produit le de la pile, défaillance qui se produit le plus souvent au cours d'une émission intéressante ou lorsqu'il est împossible de se

réapprovisionner.

D'un autre côté, l'éventail des appareils à transistors s'est considérablement élargi. Actuellement il y a de plus en plus de ma-gnétophones, d'électrophones et d'amplificateurs BF mettant en œuvre des semi-conducteurs. La consommation de ces appareils est nettement plus importante que celle du classique récepteur portatif et il devient alors avantageux, chaque fois que cela est possible, de prévoir l'alimentation à partir du réseau de distribution électrique. Certains de ces appareils possèdent maintenant une alimentation secteur incorporée et alors aucun problème ne se pose. Mais pour les autres : est possible et intéressant de réaliser une alimentation secteur indépendante qui, lorsque le secteur est présent, pourra prendre la relève de la pile.

Une telle alimentation rendra de très grands services à tous les amateurs pour l'essai des montages qu'ils réalisent. Pour permettre un domaine d'utilisation assez large il faut qu'une alimentation puisse délivrer un courant maximum assez important. Plusieurs valeurs de tensions sont utilisées sur les appareils à transistors dont les plus courantes sont 12 V, 9 V et 6 V, et si elle veut être pratiquement univer-

selle, l'alimentation secteur doit couvrir

tous ces besoins. L'indépendance de la tension continue de sortir par rapport à la consommation du dispositif alimenté et aux variations de la tension secteur est une condition pri-mordiale que doit pleinement remplir une alimentation sérieuse. En effet, il arrive fréquemment que le secteur soit assez irrégulier. D'un autre côté les appareils à alimenter sont susceptibles d'avoir des consommations différentes, ce qui, si on n'y prend garde, occasionnerait des chutes de tension plus ou moins importantes au sein de l'alimentation dont les constitants ont, hélas, une résistance non nulle. Ces chutes de tension viennent en retrait de celle fournie et il en résulte que la tension de sortie, celle qui en définitive nous intéresse, accuse des différences no-

La plupart des appareils à transistors (récepteurs ou amplificateur) sont dotés d'un étage final classe B dont la consom-mation augmente avec la puissance de sortie. Pour la même raison que précédem-ment cette variation de consommation peut avoir de fâcheuses répercussions sur la valeur de la tension continue délivrée par valeur de la tension continue délivrée par une alimentation secteur. Pour éviter un tel inconvénient un système de régulation est nécessaire. Ce dernier présente un autre avantage qui est le suivant : Puis-qu'il possède la faculté de s'opposer, dans une large mesure, aux variations de la tension de sortie, il réagira de même à celles de moindre amplitude dues à l'ondu-lation du courant redressé. Il constitue lation du courant redressé. Il constitue donc un système de filtrage particulièrement efficace qui permet de réduire sinon supprimer complètement le filtrage traditionnel par filtre passe-bas.

L'alimentation que nous allons décrire a été étudiée de façon à tenir compte des exigences que nous venons de formuler et pour cette raison est destinée à rendre les plus grands services à tous ceux qui entreprendront sa réalisation. Elle est prévue pour déliver une tension régulée de vue pour délivrer une tension régulée de 12 volts avec un débit qui peut atteindre

500 mA. Elle comporte une prise sur laquelle on peut prélever une tension de 9 V et une autre procurant une tension de 6 V. En raison de ces caractéristiques elle couvre la plupart des besoins en matière d'applications des transisters. tière d'applications des transistors.

Pratiquement elle est réalisée sous une

forme compacte qui a permis de lui donner des dimensions minimum qui dans beaucoup de cas font qu'elle peut être incorporée à l'appareil dont elle doit assurer l'alimentation. Ses dimensions sont $110 \times 70 \times 50$ mm.


Le schéma


Le schéma complet de cette alimenta-tion est donné à la figure 1. Il convient tout d'abord de réduire à la valeur convenable la tension du secteur. On utilise pour cela un transformateur qui est la pièce toute désignée. La tension secteur pouvant revêtir deux valeurs selon les régions, 110 V et 220 V, le primaire de ce transformateur dans sa totalité est prévu pour 220 V, une prise à mi-enroulement permet l'utilisation sur 110 V. Le passage d'un cas à l'autre s'effectue par un répar-

d'un cas a l'autre s'enectue par un repar-titeur de tension. L'interrupteur général est placé dans ce circuit primaire. Pour permettre une régulation efficace de la tension de sortie il faut que celle délivrée par le secondaire du transfo soit nettement plus importante. Cest le cas ici puisque cette tension est comprise entre 16 et 18 V efficaces. On peut donc s'attendre à une plage de régulation étendue. Cette tension est redressée par un élément au sélénium en pont BPH 30/500. Ce redresgement dimensionné pour l'utilisation qu'on en fait ici puisqu'il peut redresser un courant de 500 mÅ sous une tension de 30 V. seur plat sous boîtier métallique est lar-

Dans un montage de ce genre utilisant un transformateur suivi d'un redresseur il se produit en certaines occasions des tensions transitoires ou surtensions, en particulier lors de la coupure du circuit primaire par l'interrupteur général, qui peuvent provoquer aux bornes des éléments redresseurs une tension inverse plus élevée que celle indiquée dans les caractéristiques par le constructeur. Cette surten-sion risque donc de détériorer à plus ou moins brève échéance le redresseur et il convient donc de l'absorber. Pour cela il faut disposer aux bornes du secondaire du transformateur un circuit d'amortissement qui sur notre montage est constitue par une résistance de 330 ohms en paral· lèle avec un condensateur de 0,1 μF. La sortie du redresseur est constituée par un condensateur de 500 µF.

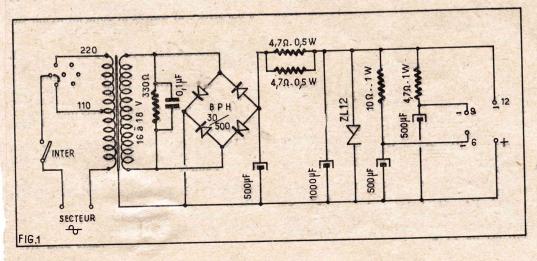Le système de régulation de la tension adopté ici est des plus simples. Il me en œuvre une diode Zener ZL12 dont I tension Zener est de 12 volts. Cette diod est placée en parallèle entre le pôle + e le pôle — du redresseur, une résistanc de 2,35 ohms constituée par deux 4,7 ohm en parallèle est prévue entre un côté d



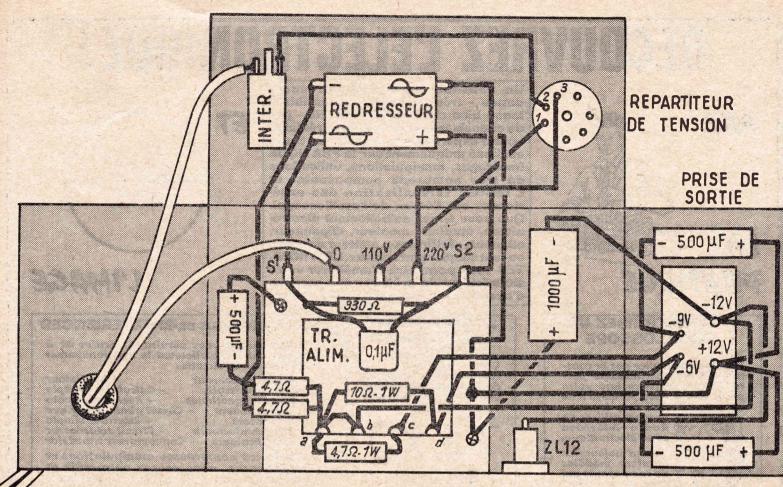

SECTEUR

FIG.2

la diode ZL12 et le plôe « moins » du redresseur.

Rappelons qu'une diode Zener est une diode au silicium à jonction qui est utidiode au silicium à jonction qui est uti-lisée en tension inverse, ce qui signifie que sa cathode est portée à un potentiel positif par rapport à son anode. Dans ces conditions le courant qui la traverse doit être très faible. Cela est vérifié pour les basses tensions. Mais pour une certaine valeur dite tension Zener le phénomène s'inverse et le courant dans la diode prend une valeur très importante. Tout se passe une valeur très importante. Tout se passe comme si la diode qui avait une résistance presque infinie prenait brusquement une résistance nulle.

Dans un montage tel que le nôtre, la tension aux bornes de la diode Zener ne peut dépasser la tension Zener qui pour ce type est, répétons-le, 12 V, car si la tension redressée tend à augmenter, le courant dans la diode Zener croît brusquement et la chute dans la résistance série augmente et ramène la tension à 12 V valeur qui ne peut être dépassée aux bornes de la diode. Si au contraire la tension redressée diminue, le courant dans la diode Zener diminue et réduit la chute dans la résistance série (2,35 ohms) ce qui ramène la tension de sortie à 12 V. Le même phénomène se produit si une variation de consommation de l'appareil à alimenter se produit, puisque cette variation entraînerait une modification en plus ou en moins de la tension redressée. En résumé, grâce à ce dispositif très simple composé d'une diode Zener et d'une résistance de limitation on obtient une tension constante aux bornes de la diode, tension qui est indépendante des fluctuations pouvant survenir tant au point de vue tension secteur qu'au point de vue consommation.

Comme vous pouvez le constater, c'est cette tension pratiquement invariable qui est appliquée aux bornes de sortie. Bien que nous l'ayons déjà signalé, ce système régulateur constitue par lui-même un excellent procédé de filtrage, ce dernier est renforcé par un condensateur de 1 000 µF qui forme avec le 500 µF et les deux résistances de 4,7 ohms en parallèle une cellule passe-bas.

La tension de 9 V est obtenue par une résistanec chutrice de 4.7 ohms - 1 watt découplée par un condensateur de 500 μF. La tension de 6 V est aussi obtenue par chute de tension dans une résistance de 10 ohms - 1 W, laquelle est aussi découplée par un condensateur de 500 µF. Remarquons que ces cellules de découplage renforcent le filtrage pour les sorties 9 et 6 volts.

Réalisation pratique

Le câblage de cette alimentation se fait cablage de cette alimentation se fait selon le plan de la figure 2 dans un petit coffret métallique dont nous avons donné les dimensions au début. Ce câblage est simple, mais il est serré en raison de l'espace disponible qui est assez exigu. Il convient de choisir un ordre des opérations qui facilitera le travail.

On commence par mettre en place le répartiteur de tension mais auparavant on soude sur ses broches 1, 2 et 3 les fils de raccordement. On fixe aussi sur un des petits côtés la prise de sortie à quatre bro-ches. On soude également sur ces broches des fils qui serviront bientôt au raccorde-ment. Pour faciliter le repérage on prendra de préférence des fils de couleurs dif-férentes. La fixation de la prise de sortie

utilise deux boulons de 3 avec écrou.

On soude un condensateur de 500 μ F 12 V entre les broches — 9 V et + 12 V en respectant les polarités puisque ce

condensateur est du type électrochimique (fil — sur broche — 9 V et fil + sur broche + 12 V. Selon le même principe of soude un autre condensateur de 500 µl entre les broches — 6 V et + 12 V. L corps de ces condensateurs doit être plac contre le petit côté du boîtier.

On monte ensuite l'interrupteur général On passe le cordon secteur par le trou de second petit côté, trou qu'on a soin de mu nir d'un passe-fil en caoutchouc. On soud un des brins de ce cordon sur un côté d l'interrupteur. On peut alors introduire l transformateur dans le boîtier de manièr que les cosses soient accessibles. D'un côt la fixation s'opère par boulon et écrou De l'autre la patte de l'étrier est serrée su le boîtier par la tige de fixation de l diode ZL12. Cette diode étant fixée ainsi même le boîtier, ce dernier lui sert de ra diateur thermique.

On soude le second brin du cordon d'ali mentation sur la cosse O du transforma

ALIMENTATION SECTEUR STABILISÉE JUNIOR

(Décrit ci-contre)

Catalogue Pièces détachées et Kits contre 7 timbres à 0,30

C'EST UNE REALISATION-

RADIO-STOCK

6, rue Taylor - PARIS-Xe 83-90 et 05-09 - C.C.P. 5379-89 Métro : J.-Bonsergent

teur. On soude sur la cosse 110 V de ce transfo le fil de la broche 1 du répartiteur de tension et sur la cosse 220 V le fil venant de la broche 3 de ce répartiteur. Le fil venant de la broche 2 est soudé sur l'autre extrémité de l'interrupteur. Bien entendu avant soudure tous les fils doivent être coupés à la longueur voulue de façon à ne pas encombrer le coffret avec des connexions trop grandes. Le flasque du bas du transformateur est serti de 4 cosses que nous indiquons par les lettres a, b, c et d sur la figure 2. On soude un des fils de la broche — 12 V sur la cosse b. On réunit les cosses a et b. Le second fil de la broche — 12 V est soudé sur la diode zener ZL12. Le fil venant de la broche + 12 V est soudé sur la cosse c et celui de la broche — 6 V sur la cosse d. On soude encore une résistance de 4,7 ohms 1 W entre les cosses a et c de 10 ohms 1 W entre les cosses a et d. On branche deux 4,7 ohms en parallèle et on soude un côté de cet ensemble sur la cosse a. Sur l'autre extrémité on soude le pôle — d'un condensateur de 500 µF dont le pôle + est soudé sur l'étrier du transfo.

On soude des fils de connexion sur les cosses du redresseur puis on glisse ce dernier entre le grand côté du boîtier et le sommet du transfo. On soude : les fils des cosses « alternatif » sur les points S1 et S2 du transfo, le fil de la cosse + sur l'étrier du transfo et celui de la cosse — au point de jonction des deux 4,7 ohms et du condensateur de 500 µF.

On soude encore une résistance de 330 ohms et un 0,1 μF type plaquette entre les cosses S1 et S2 du transformateur et enfin un condensateur de 1 000 μF 12 V entre la broche — 12 V de la prise de sortie et l'étrier du transfo. Pour ce condensateur électrochimique il convient encore de respecter le sens de branchement que nous indiquons.

Cette alimentation ne nécessite aucune mise au point. Après vérification du câblage et essai on ferme le coffret par un fond métallique à l'aide de quatre vis sur lesquelles on prévoit quatre pieds en caoutchouc.

A. BARAT.

la modulation de fréquence dans la TV en couleurs


(suite de la page 27)

Ce montage, fournissant un signal BF de 500 mV à la sortie, peut être suivi de tout amplificateur BF de sensibilité correspondante, c'est-à-dire donnant à la sortie la puissance nominale pour une tension BF d'entrée de 500 mV ou plus petite que 500 mV.

Un réglage de gain peut être disposé entre la sortie du discriminateur et l'entrée de l'amplificateur si celui-ci n'en possède pas.

Le réglage de tonalité n'est pas indispensable. On peut réaliser un dispositif simple réducteur de gain aux fréquences élevées constitué par un condensateur en série avec une résistance variable.

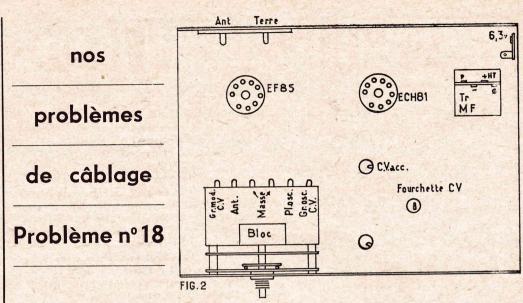
Il va de soi que le montage FM décrit en tant que schéma, peut convenir comme amplificateur MF de tuner FM accordé sur 10,7 MHz, mais les valeurs des éléments et les bobinages seraient dans ce cas différents de ceux indiqués.




Le schéma de la fig. 1 représente un étage amplificateur HF suivi d'un étage changeur de fréquence. La liaison entre les deux est apériodique. Comment traduiriez-vous ce schéma si vous aviez à réaliser le montage auquel il correspond. Tel est le problème que nous vous proposons Pour le résoudre il vous suffira de dessi-

ner sur le plan d'implantation de la fig. 2 le câblage tel que vous le concevez Ce montage utilisant un châssis métallique les points de masse se feront par sou dure sur ce châssis.

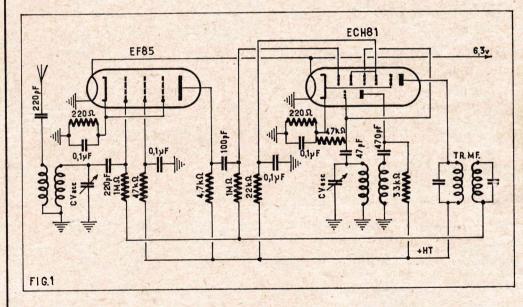La solution sera publiée dans le prochain numéro.



Solution du problème nº 17

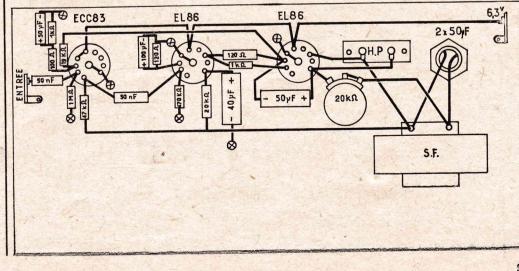

LES FILTRES - Sélection des signaux

produits dans un instrument

de musique électronique

par E. LAFFE

En fait, nous devrions indiquer, dès maintenant, qu'il s'agira autant de filtres que de véritables sélecteurs, suivant les étages qui précèdent cette sélection et qui nous font donc revenir à une distinction — la seule — que nous avons déjà cru devoir introduire en musique électronique.

Quels que soient les systèmes de production des notes de musique et des signaux variables, en général, ceux-ci peuvent se révêler d'une pureté résistant aussi bien aux analyses mathématiques qu'à des observations sous la forme d'oscillogrammes, mais ils peuvent tout aussi bien cacher toute ressemblance avec des sinusoïdes, au point de renier toute parenté avec ces dernières. Dans l'un et l'autre des cas on trouverait automatiquement, dans un schéma-bloc (fig. 1) entre les oscillateurs qui produisent les notes et les amplificateurs chargés de donner à ces oscillations les amplitudes voulues, une section — et non des moindres — qui aurait plus particulièrement pour rôle de donner à ces signaux la forme requise pour l'imitation de toutes sortes d'instruments, voire même pour leur conférer bien plus simplement une tonalité propre et personnelle : un orgue Hammond se reconnaît bien sans difficulté et sans même qu'il cherche, comme il en est capable, à remplacer un orchestre entier.

Ce sont donc ces sections que nous examinerons sous la forme de circuits de synthèse dans le premier cas, et de filtres dans l'autre, mais leur universalité sera telle que nous aurons les plus grandes

GÉNÉRATEUR SINUSOÏDAL

MÉLANGE

MÉLANGE

INVERSION DEPHASE

FRÉQUENCES ADDITIONNELLES


OSCILLATEUR COMPLEXE

EXTRACTION DES BASSES

ATTÉNUATION DES BASSES

FIG. 1

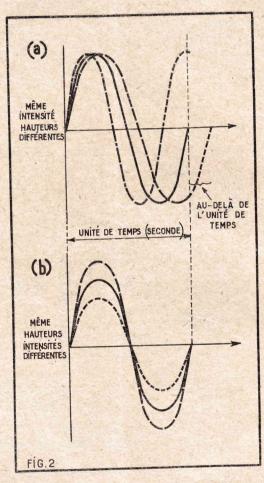chances de les rencontrer même dans les réalisations où les notes proprement dites sont produites par des oscillateurs d'un type plutôt mécanique ou photo-électrique. Nous retrouverons donc par la force des choses — et nous en sommes parfaitement conscients — des indications déjà fournies en partie, mais nous les verrons, cette foisci, sous l'angle très particulier des seuls harmoniques.



Harmoniques

...qui constitueront une sorte de ligne de partage entre les diverses possibilités de montage, puisque ce sont eux qu'il faudra introduire ou, au contraire, supprimer, en appliquant, pour ainsi dire, le principe d'analyse et de synthèse qu'indiquerait une étude théorique et, surtout, plus scientifique.


Le maniement de la télévision, du calcul électronique et des circuits à impulsions, en particulier, donne, nous l'avons constaté de nombreuses fois, l'habitude de ne considérer les harmoniques que par les fréquences différentes qu'ils représentent par rapport à une fondamentale, choisie d'ailleurs bien souvent avec un certain arbitraire. Si rien ne vient infirmer ce principe que nous pourrons donc mainte-


nir ici encore, il nous appartiendra ceper dant de le compléter par des notions of phase et de déphasage, puisque c'est d détail qui dotera tel instrument du timbe qui lui est propre et qui permettra de distinguer — bien entendu, en l'écoutant — d'un instrument différent.


Si, effectivement, n'importe quel son ajoutons, au risque de faire apparaître u pléonasme — tout son acoustique peut caractériser de façon relativement con plète par trois données fondamentales l'intensité, la hauteur, le timbre, seules l deux premières se contenteront de form sinusoïdales et les exigeront même.

Pour elles, la hauteur corresponds sans aucune restriction, à ce que, da toutes les autres circonstances, nous appelerions la fréquence (fig. 2-a) d'un évén ment variable; une restriction pourtant nous ne quitterons pas le domaine des frquences audibles, ce qui nous limitera l'étendue comprise, à peu près, entre que ques 15 périodes et, au maximum, grand maximum, 20 000 périodes.

L'intensité (fig. 2-b) trouvera, si ci était possible, une correspondance pl importante encore, avec n'importe qu autre signal variable, même si, d'aillet—contradiction toute apparente—sa r ture était quelconque, donc peu sinus dale: l'élongation, y compris cette défition peut-être peu standardisée enco l'amplitude, ou encore, et mieux, l'élong tion maximum; cette ressemblance va loin que l'on assimilera effectivement

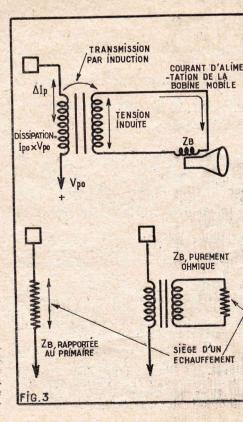

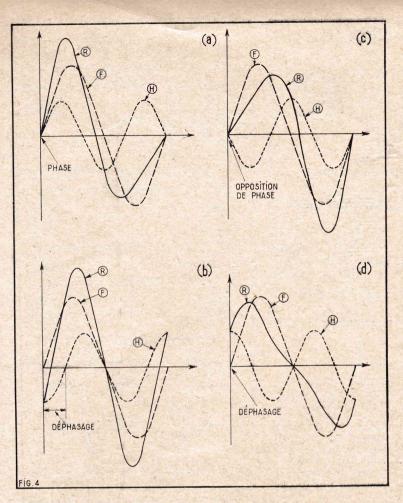

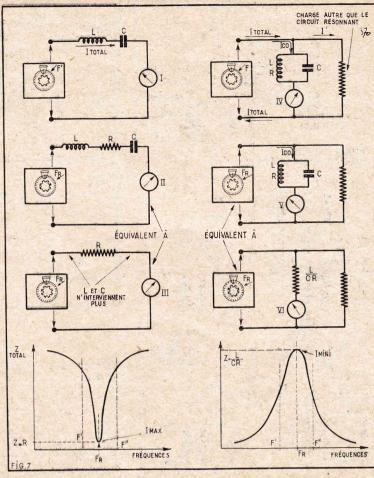


une véritable puissance électrique, donc en partant de données efficaces, certaines des puissances qui concernent plus particulièrement l'Acoustique, telle la puissance, dite modulée, d'application si fréquente dans les circuits de basse fréquence (fig. 3).

Le timbre, par contre — et c'est là que nous voulions en venir — tout en conservant ces deux spécifications, fréquence et élongations, conduira à des résultats diffémême pratiquement sans exception, que ce sont des différences fondamentales entre les divers instruments qui auront engendré une note en principe identique.


Bien que la théorie de Fourier, par exemple, démontre la nécessité, l'obligation même de respecter certains rapports entre les élongations pour aboutir réellement à une forme déterminée (fig. 5), rien ne sera dit dans ce domaine de la musique électronique, si, en même temps, et peutfigure 6 cherche à faire ressortir de tell différences, sans pour autant être certain de bien vous préparer à de tels rôles d'in terprétation.

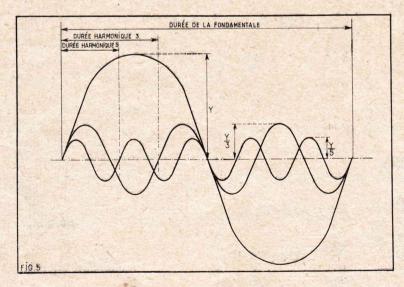Et, au fond, cela importe peu, puisq tout revient pour nous, dans ce domai éminemment expérimental, à nous rappr cher des conditions existant par ailleu non pas par de hautes considérations thé riques, mais bien plus par l'expérien pratique. Peu nous importe donc que l' nous démontre que tel signal ressemble



rents, bien différents suivant le faible intervalle de temps qui, dans le cadre d'une même période, fera débuter l'un des signaux variables un peu avant ou, au contraire, un peu après un autre et il en résultera des impressions auditives bien différentes. Bien que l'on n'ait pas réussi, à ce jour, à expliquer ni à codifier les règles qui présideraient à ce phénomène essentiellement subjectif, on admet tout de


être même en premier lieu, nous ne précisons pas les positions relatives de ces harmoniques par rapport à une fondamentale de même qu'entre eux, l'un par rapport à un autre. Des observations systématiques portant sur des oscillogrammes montreraient des aspects très divers, parmi lesquels l'initié, le technicien initié surtout, sera seul capable d'effectuer des attributions et de déterminer des origines : notre

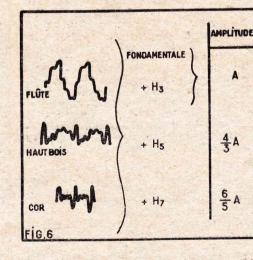


une note qui serait émise par une flú si, à nos yeux, à nos oreilles plutôt, no aurions l'impression de percevoir un tro bone à coulisse.

Filtres et résonance

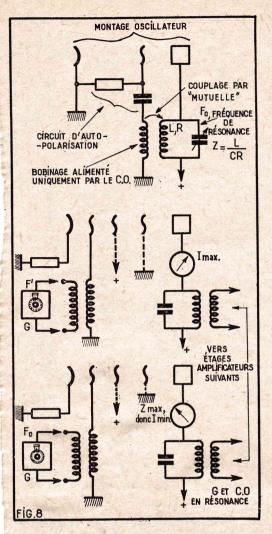Dans de tels filtres, il s'agira donc, p nous, de provoquer pour ainsi dire art ciellement, des conditions de déphase mais, malgré notre désir de travailler



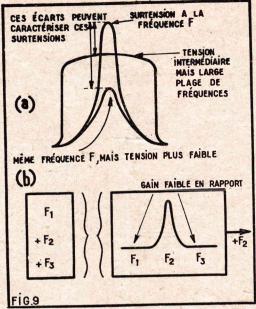

disparu du dispositif, du moins par les déphasages qu'ils introduisent habituellement. Notre figure 7 rappelle alors, à la fois, l'impédance résultante et les formes des courbes caractéristiques, et on peut ainsi se rendre parfaitement compte des effets de telles impédances sur le courant qui traverse le circuit intéressé : courant maximum à la résonance dans le cas d'un circuit-série, mais pratiquement nul (ou si faible que l'on peut sans crainte le négliger bien souvent) dans la résonance-paral-

F, << F, 0 CHEMIN PRÉFÉRENTIEL POUR F1 CERTIFICATION RICHE EN FRÉQUENCES VOISINES DE DÉVIATION POUR F2 RÉGION D'ÉLECTION DE FRÉQUENCES PROCHES DE F2 000000000 2L MÊME MÊME GÉNÉRATEUR 00000 DEUX CIRCUITS RIGOUREUSEMENT IDENTIQUES 20 00000 FIG.11

tant que possible sur le champ de bataille, dans la pratique la plus pure, nous devons tout de même montrer la tendance générale qui sera nôtre et, plus encore, notre façon de la rattacher à des considérations nettement plus théoriques.

Notre embarras pour le choix des éléments sera, à la fois, grand et petit: petit, car nous ne disposerons ici, comme dans bien d'autres cas, que de trois sortes d'organes possibles (self, condensateurs, résistances), grand, par suite de l'infinité des solutions, sur lesquelles nous pourrions nous rabattre, et pourtant, là encore, choix relativement restreint, parmi les deux sortes de résonances connues (fig. 7); quel que soit le nombre de ces circuits élémentaires que l'on pourrait être amené à juxtaposer, quelles que soient la complexité et la variété de telles associations, rien ne sera changé aux principes de base de ces résonances

A chacun de ces circuits s'attache une fréquence bien déterminée, dite de résonance, à laquelle le circuit présente des propriétés très spéciales, surtout du point de vue de son impédance, mais — et l'erreur est fréquente — ces particularités ne se présentent que si le circuit est lui-même alimenté par un signal dont la fréquence de transmission correspond à cette fréquence de résonance (fig. 8): il ne suffit pas d'avoir une Cadillac dans son garage pour se sentir transporté à des centaines de kilomètres.

C'est effectivement la modification de l'impédance totale du circuit qui caractérise la résonance et toutes les autres propriétés n'en découlent qu'indirectement : en particulier, tout se passe comme si la self et le condensateur avaient totalement

PREMIER TEMPS

ÉMISSION ÉLECTRONIQUE

CHARGE DE C1

CHARGE (PARTIELLE) DE C2

NOILVE NON CONDUCTRICE = RÉSISTANCE TRÈS ÉLEVÉE

TRÈS FAIBLE PARTIE DU COURANT DE DÉCHARGE

PARTIE ESSENTIELLE DU COURANT DE DÉCHARGE

FIG. 10

lèle, ce qui justifie le terme de circuit-bou chon Rappelons, en passant, car nous au rons à nous servir de cette remarque, qu' ne suffit pas qu'un circuit se comport comme une simple résistance ohmique pour que l'on puisse effectivement lui at tribuer une fréquence de résonance dar toute l'acception du terme.

Bien que ces filtres se basent donc su ces propriétés, il serait, sinon faux, de moins inutile, de tenir compte ici des résistances propres à ce circuit, puisque pour ainsi dire, ce ne sont nullement le « qualités » du circuit que nous recherchons et que nous ne comptons pas de vantage bénéficier de ses coefficients of surtension (fig. 9-a): tout ce que nous de sirons, c'est qu'il se comporte pour la fréquence ou pour la bande de fréquences qu'il ferait pour toutes les autres fréquences (fig. 9-b); si donc, il pouvait ne paêtre tellement apte à remplir son offic dans un montage amplificateur, il pour néanmoins nous donner satisfaction et ant que sélecteur, donc en tant que filtre ce qui, bien entendu, ne nous empêcher pas de montrer tout de même une préférence pour les bons circuits.


Constitution des filtres

L'explication schématique que l'on fou nit habituellement pour les cellules d'filtrage qui suivent nos montages redre seurs, peut parfaitement s'appliquer, i encore, surtout grâce à cette sorte de composition dans le temps qu'elle pr sente : en un premier temps, en effet (fi 10), la valve est conductrice et le coura qui en résulte procure sa charge au pr mier des deux condensateurs utilisés;

réalité, dès ce moment, une fraction du courant ainsi redressé traverse la deuxième branche, placée pratiquement en parallèle sur le premier condensateur, mais comme les constantes de temps sont tout de même assez différentes, l'une de l'autre, on peut se contenter, dans cette étape. de l'une seulement de ces deux charges.

Deuxième temps : les potentiels appliqués à la diode de redressement sont tels que celle-ci cesse de conduire et la décharge du condensateur d'entrée peut alors se produire partiellement à travers la très forte résistance interne de la valve, et pour une autre part, à travers la self et le deuxième condensateur de la cellule. Bref, nous nous trouvons devant deux sortes de voies de passage : l'une qui favoriserait le courant, donc le condensateur, l'autre qui, au moins, le retarderait, soit la self.

En introduisant ces deux facteurs « temps », nous repassons très directement par le chemin même que devraient suivre les signaux en fonction de leur fréquence; la self arrêtera de toute évidence de préférence les fréquences hautes, alors que le condensateur les court-circuiterait plutôt; suivant l'emplacement relatif de ces deux sortes de pièces détachées (fig. 11-a) on pourra ainsi faciliter le passage des signaux vers le circuit suivant ou on les éliminera au contraire définitivement du signal composé. Mais, puisque, en réalité, c'est bien sur la trajectoire empruntée par les divers signaux qu'influeront les organes du filtre, on comprendra, avec toujours la même évidence, que le fractionnement (fig. 11-b) des valeurs n'introduira.

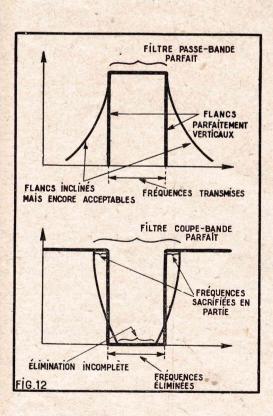


au fond, aucune différence, tant que la somme des valeurs calculées ne s'en trouve pas modifiée.

Malgré cette évidence, on constate dans la pratique que la disposition symétrique conduit à un meilleur équilibre des puissances relatives et surtout qu'une cellule de filtre qui aurait adopté cette méthode

reste bien plus insensible à toutes sortes d'influences extérieures, influences, par définition, indésirables.

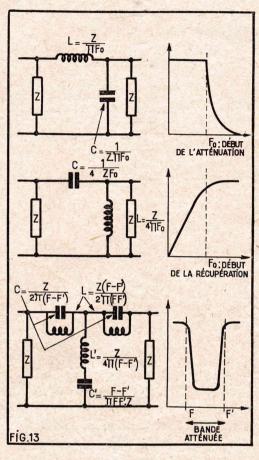En musique électronique, les filtres, dits de bande (fig 12) ne trouveront guère d'emplois, car il s'agira moins d'éliminer toute une bande de fréquences que de supprimer tel ou tel harmonique, donc une



fréquence bien spécifiée, ne serait-ce que dans son rapport avec une fondamentale : d'octave en octave on renoncera bien souvent - ou on le voudra - aux mêmes harmoniques, d'où une possibilité relativement simple de conserver des organes de valeurs proportionnelles, ou même des compositions identiques pour des fréquences de base fort différentes.

En fait, dans la plupart des instruments valables, même dans ceux du commerce, on se contentera d'une dizaine, d'une vingtaine peut-être de circuits de sélection élémentaires et on cherchera à produire l'effet final en les associant de façon bien diverses; les réalisations qui chercheraient des résultats satisfaisants à faible prix - point de vue que nous nous efforçons de partager et d'atteindre - iront même plus loin dans cette voie en juxtaposant les organes eux-mêmes avant même de les avoir inclus dans des circuits complets.

Comme le but de ces lignes est toujours de faire le tour des montages possibles pour vous permettre, à vous, cher lecteur, de faire votre choix, soit pour concevoir votre instrument personnel, soit pour compléter celui qui pourrait déjà se trouver en votre possession, nous n'hésitons pas, par notre figure 13, à donner des indications que nous croyons suffisamment précises tant pour l'une que pour l'autre des solutions envisagées.

OSCILLO BICOURBE BF

« LABO 102 »

(Décrit dans Radio-Plans de février 1966) Sensibilité horizontale 210 mm par volt Sensibilité verticale sensibilité verticale
190 mm par volt
Base de temps de
10 à 300 KHz
Bande passante
5 Mc/s
TUBE DE 7 cm Ø



TUBE DE 7 cm Ø 330×250×20 LE COFFRET SEUL et les fournitures . . . EN KIT, complet en pièces détachées. COMPLET, en ordre de marche 330×250×200

OSCILLO « LABO 99 V »

Tube de 16 cm (Décrit dans Radio-Plans de février 1965) 6 gammes de fréquences Bande passante 4 MHz -Sensibilité bases de temps de 10 Hz à 400 kHz Relaxateur incorporé

Coffret, châssis, plaque avant, etc. 285,00

PRIX E (KIT) 615,00 EN ORDRE DE MARCHE : 735,00



470 x 430 x 270 mm

OSCILLO PORTATIF MABEL 63 A

Tube 7 cm 6 gammes de fréquences. Bande passante 2 MHz. Sensibilité bases de temps de 10 Hz à 120 kHz. Relaxateur incorporé

Coffret, châssis, 91,90 EN « KIT » . . . 350,00 EN ORDRE DE MARCHE : 420,00

230 x 210 x 145 mm



MIRE PORTATIVE 819/625 LIGNES EN COFFRET

Sorties : VHF bande - UH? bande 4 -Sorties vidéo : 819/ 625 lignes - Atténuateur 4 positions signaux blanking.

Type 104



Dimensions: 350 × 230 × 200 MINISTRACTION EN « KIT » 485,00

EN ORDRE DE MARCHE 585,00 POCKET TRACING
POUR TOUS VOS DEPANNAGES
Analyseur dynamique pour BF - TRANSISTORS

RADIO - FM TELEVISION

Dim.: 220 x 18 mm Livré avec cordon et pointe de touche. **54,00** Complet, en ordre de marche







METRIX 460, 10 000 ohms par volt. 28 calibres
METRIX 462, 20 000 ohms par volt.
Housse cuir METRIX

(indiquer le

132.00

148,00

CATALOGUE PIECES DETACHEES RADIO, TELE LAMPES - DOCUMENTATION « MESURES » 66

contre 5 timbres à 0.30 F TAXES, PORT ET EMBALLAGE EN SUS



35, rue d'Alsace PARIS (10°)

Téléphone : NORD 88-25, 83-21
RADIO-TELEVISION, LA BOUTIQUE JAUNE Mêtre : Gares de l'Est et du Nord C.C.P. 3246-25 Paris CREDIT SUR DEMANDE

écepteur portatif

0 - GO - OC

7 transistors

e plus souvent les récepteurs portatifs ansistors sont prévus uniquement pour gammes Petites Ondes et Grandes On-Pourtant il faut reconnaître que la me Ondes Courtes ne manque pas, elle

Pourtant il faut reconnaître que la me Ondes Courtes ne manque pas, elle plus, d'intérêt. On peut y écouter de abreux programmes en langue française surtout grâce à la propagation excepnelle des ondes de ces fréquences elle la possibilité de recevoir des stations angères très lointaines, ce qui n'est pas cas sur les autres gammes.

angeres très lointaines, ce qui n'est pas cas sur les autres gammes. Dans l'état actuel de la technique des ni-conducteurs le fonctionnement d'un bareil sur la bande OC ne pose aucun blème particulier et la sensibilité est uivalente sinon supérieure à celle d'un epteur à lampes. Nous pensons donc éresser un grand nombre de nos lectres en proposant ce poste portatif à is gammes. Sa réalisation ne présente une difficulté particulière en raison de mploi d'un circuit imprimé comprenant majeure partie des différents étages.

Le schéma

Le schéma est donné à la figure 1. L'alientation s'effectue sous une tension de V; selon la disposition classique le le + de la batterie correspond à la


L'étage d'entrée est l'étage changeur de équence. Il est équipé par un transistor 17320. Ce transistor est associé à un cape ferrite de 18 cm qui constitue le prin-pal collecteur d'ondes pour les gammes de GO. De manière à permettre une cellente réception sur antenne, notament à bord d'une voiture, on peut remacer les enroulements du cadre par des binages PO et GO. Cette substitution effectue en appuyant sur la touche A/C commutateur à poussoirs qui entre en fréquence. Ce commutateur comporte entre touches de commutateur comporte entre touches de commutation plus une puche qui commande l'interrupteur général. Il assure le changement de gammes PO-GO et OC) et nous venons de le dire passage à la réception sur cadre, à la ception sur antenne et inversement. Les ifférents bobinages accord antenne et oscillateur ne sont pas incorporés dans un loc; ils se présentent sous forme d'élénents séparés. Pour cette raison nous iniquons sur le schéma leur raccordement vec le commutateur. Le condensateur valiable est bien entendu à deux cages : une e 280 pF pour l'accord du circuit d'entrée t une de 120 pF pour l'accord de l'oscilateur local.

La réception sur cadre est obtenue lorsque la touche A/C n'est pas enfoncée. Remarquons en passant que pour toutes es touches cette position non enfoncée onstitue la position de repos, c'est donc insi que nous l'appellerons désormais. Pour recevoir une station GO sur notre on enfonce la touche GO, ce qui met hors dervice les bobinages Acc GO et Acc PO. Le CV accord est branché sur l'enroulement GO avec en parallèle un trimmer de 100 pF. La liaison s'effectue par les sec-

tions A/C, PO, OC du commutateur qui sont au repos. La prise d'adaptation de l'enroulement GO est mise en fiaison avec le circuit de base du transistor toujours par les sections A/C, PO et OC du commutateur.

Pour passer à la gamme PO il faut enfoncer la touche PO, ce qui ramène la touche GO au repos. Le bobinage « Acc GO » est alors court-circuité et celui « PO » est débranché. Ils sont donc tous les deux hors service. La section PO substitue l'extrémité de l'enroulement PO du cadre l'enroulement GO est mise en liaison avec donc accordé par la cage 280 pF du CV et sa prise intermédiaire attaque la base du transistor.

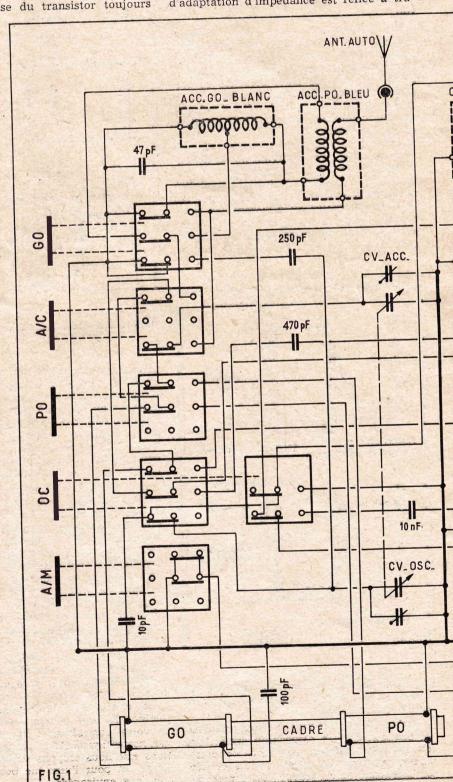Pour passer à la réception sur antenne on enfonce la touche A/C. Pour la gamme GO on enfonce également la touche GO. Les touches PO et OC sont alors au repos. Les enroulements du cadre sont débranchés. L'enroulement Acc GO est relié au CV 280 pF et à la prise antenne à travers l'enroulement antenne PO. Sa prise d'adaptation d'impédance est reliée à tra-



vers les sections GO, A/C et OC du commutateur au circuit de base du transistor. Pour passer en gamme PO on enfonce la touche correspondante, ce qui a pour effet de ramener la section GO au repos. L'enroulement GO est alors court-circuité. Le bobinage PO est accordé par le CV et attaque la base du transistor.


La réception des OC nécessite une antenne qui d'ailleurs est incorporée à l'appareil. Cette antenne est reliée à un enroulement du bobinage OC par un 100 pF; enroulement qui attaque le circuit de base du SFT320 à travers un 470 pF. Le second enroulement est accordé par le CV 280 pF.

Ce commutateur commute aussi les enroulements de l'oscillateur local. Pour les gammes PO et GO on utilise le même bobinage oscillateur. Le passage à la gamme GO consiste simplement à placer un trimmer fixe de 250 pF sur la cage 120 pF qui accorde un enroulement de ce bobinage

oscillateur. Un second enroulement est inséré dans le circuit émetteur du transistor et un troisième, l'enroulement d'entretien, est inséré dans le circuit collecteur en série avec l'enroulement d'entretien du bobinage oscillateur OC. En gamme OC un des enroulements PO est court-circuité, un autre est débranché et celui d'entretien reste en série dans le circuit collecteur; l'enroulement accordé du bobinage oscillateur OC est inséré dans le circuit émetteur.

L'attaque de la base du SFT320 a lieu à travers un condensateur de 50 nF. La polarisation de cette électrode est fournie par un pont comprenant une 4700 ohms côté masse et une 18000 ohms côté — 9 V. L'émetteur est relié au circuit accordé de l'oscillateur local que nous venons d'étudier par un 10 nF. Il y a lieu de remarquer que ce 10 nF en position OC est en série avec un autre de même valeur. La résistance qui fixe le potentiel d'émetteur par

rapport à la masse fait 2 200 on le circuit collecteur nous trouve suite de l'enroulement d'entretier cillateur le primaire du premier Signalons que la fréquence d'acco transfos est 480 Kcs. A la suite changeur de fréquence nous trocascade deux étages amplificatéquipés par des SFT319. Ces des sont pratiquement semblables dar que pour chacun d'eux la résis stabilisation de l'effet de températrée dans le circuit émetteur fait et est découplée par un condens 50 nF. Un seul pont de polaris commun à ces deux étages. Il est d'une 22 000 ohms côté — 9 V. Il appolarisation au point froid du s des transfos MF1 et MF2 et cette est transmise aux deux bases par lement. On applique également à contra de l'entre de le circuit émetteur fait et est découplée par un condens son masse 75 000 ohms côté — 9 V. Il appolarisation au point froid du s des transfos MF1 et MF2 et cette est transmise aux deux bases par lement. On applique également à contra de la circuit de la cir

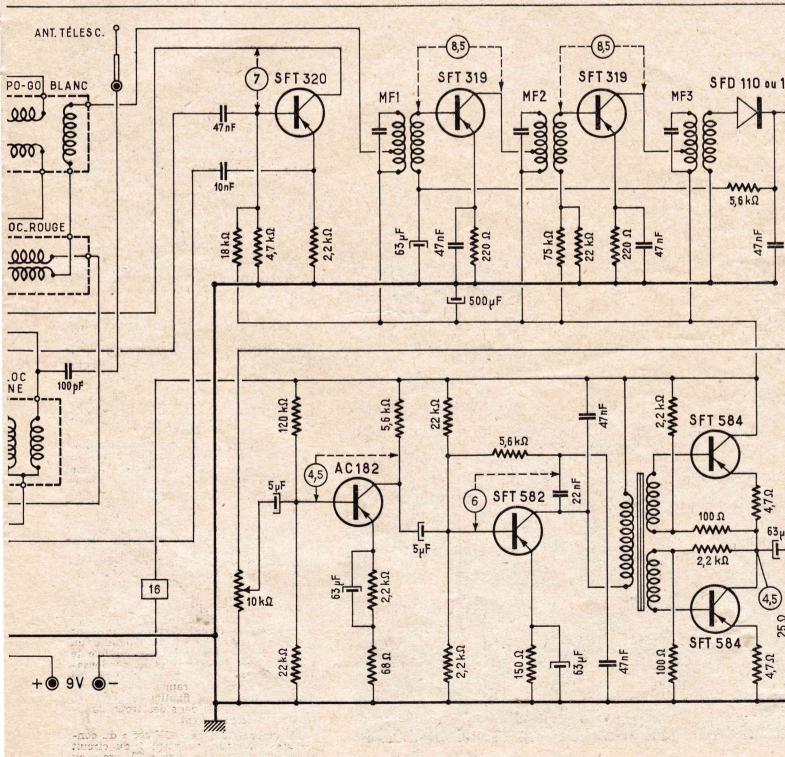

froids la composante continue du courant détecté de manière à obtenir un contrôle automatique de gain (CAG ou VCA). Une résistance de 560 ohms et un condensateur de 6 µF constituent la cellule de constante de temps nécessaire.

Le secondaire du transfo MF3 attaque une diode SFD110 ou SFD114 qui effectue la détection. L'étage détecteur comprend en plus de la diode et du secondaire de MF3 une résistance de 1 000 ohms destinée à arrêter les résidus MF et HF, et un potentiomètre de volume de 10 000 ohms. L'ensemble résistance et potentiomètre est shunté par un condensateur de 50 nF.

Le signal BF prélevé sur le curseur du potentiomètre est appliqué par un condensateur de 5 μF à la base d'un transistor AC182. Cette base est polarisée par un pont comprenant une 22 000 ohms côté masse et une 120 000 ohms côté - 9 V. Une résistance de 2 200 ohms shuntée par un condensateur de 64 μF assure la stabilisation de l'effet de température. Cet ensemble est en série avec une 68 ohms qui introduit un effet de contre-réaction. Le circuit collecteur est chargé par une 5 600 ohms. Ce circuit collecteur attaque à travers un 5 μF la base d'un SFT582 qui équipe l'étage driver. La base de ce transistor est polarisée par un pont formé d'une 2 200 ohms côté masse et d'une 22 000 ohms côté — 9 V. La résistance de

stabilisation du circuit émetteur fait 150 ohms. Elle est découplée par un condensateur de 64 µF. Le collecteur est chargé par le primaire du transfo driver. Un circuit de contre-réaction, composé d'une résistance de 56 000 ohms en série avec un condensateur de 25 nF placé entre base et collecteur et complété par un 50 nF situé entre le point de jonction de ces deux éléments et la masse introduit une correction en creusant le medium. Le primaire est shunté par un condensateur de 50 nF qui baisse le niveau des « aiguës ».

L'étage final est un push-pull série équipé de deux EFT584. L'un d'eux a son collecteur relié à la ligne — 9 V et son émetteur connecté à travers une résistance de 4,7 ohms de stabilisation au collecteur du second, lequel a son émetteur réuni à la ligne + 9 V. Le transfo driver possède deux secondaires identiques mais séparés. Chacun d'eux attaque la base d'un SFT584 différent. La polarisation de base des deux transistors est appliquée au point froid de chaque secondaire par des ponts de résistances dont les éléments sont une 100 ohms et une 2200 ohms. Ces ponts sont branchés en série entre + et — 9 V ce qui est logique puisque les deux transistors sont, en fait, montés de la même façon. Le point de jonction de la 100 ohms d'un pont et de la 2 200 ohms de l'autre est relié au point de raccordement du collecteur d'un des transistors et de la résistance

de 4,7 ohms d'émetteur de l'autre, q constitue le milieu du push-pull où on r cueille le signal BF qui est transmis haut-parleur par un condensateur de 64 µ Ce dernier est un 10 cm à moteur inver de 25 ohms d'impédance de bobine m bile.

L'interrupteur est situé dans la lig- 9 V. Un condensateur de 500 μF d couple la pile d'alimentation.

Réalisation pratique

Ainsi que nous l'avons signalé au dét la majeure partie de cet appareil est c blée sur un circuit imprimé qu'il convid d'équiper en premier. La disposition déléments est clairement indiquée sur plan de câblage de la figure 2. On comence par souder les straps, c'est-à-dles petites connexions situées côté bakél et qui servent à compléter certaines conexions imprimées qui n'ont pu être obnues sans solution de continuité pa qu'elles en croisent d'autres.

Bien qu'il n'y ait aucune règle absorte du les trois transformateurs MF et le transissions de façon.

In sidiume des trois transformateurs MF et le transistant de les condensateurs en respectant rigure est reusement l'emplacement et la disposition qui apparaît sur le plan. Condensateurs de conserver à charla position qui apparaît sur le plan. Condensateurs électrochimiques ont leur donner le sens de branchement du transfo driver soit être soudé côté ou vre (voir fig. 3).


Lors que les condensateurs et les rétances sont en place on soude le compateur à touches puis les bobinages accet oscillateurs qui sont reconnaissables la couleur de leur mandrin. Voici d'eleurs ces couleurs:


Oscillateur PO-GO = blanc. Acc PO = bleu. Accord GO = blanc. Osci teur OC = rouge. Accord OC = jan Une incertitude reste cependant puisqu mandrin de l'oscillateur PO-GO et celu l'accord GO sont blancs. Il est cepend très facile de les différencier car la bine « oscillatrice PO-GO » est plus gue que la bobine accord GO, de plu bobine oscillatrice a six broches à sou contre quatre pour l'accord GO.

On termine par la pose des transis Là encore on veillera à respecter le chage que nous indiquons. Par précau on isolera les fils de sortie avec du plisso. Les soudures seront faites de nière que le corps soit pour chaque t sistor à 1 cm du circuit imprimé.

Le circuit imprimé complètement éq on le monte sur un panneau avant me lique qui constitue le fond du cadran panneau est fixé au circuit imprimé deux pattes recourbées à 90° et par citétons filetés existant sur le commuta Ces quatre points de fixation assure. l'ensemble une excellente rigidité. Le neau avant comporte du côté extédeux galets de rappel destinés à recle câble d'entraînement de l'aiguile cadran. Sur la face intérieure on fix potentiomètre de volume et le condeteur variable. Ce dernier est fixé dans position inclinée par rapport au plaicircuit imprimé. La fixation s'opère deux boulons vissés dans des trous ta dés de son flasque avant.

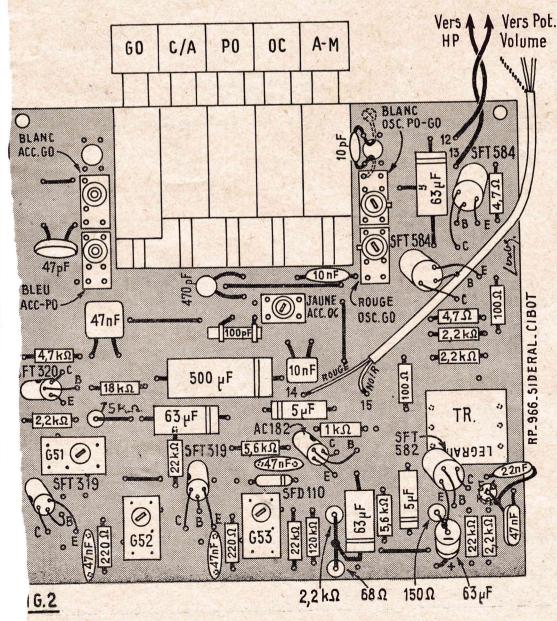On raccorde la cage « CV acc » du densateur variable au point 1 du cimprimé (fig. 3) et la cage « CV osc point 2. Entre cette cage et le point



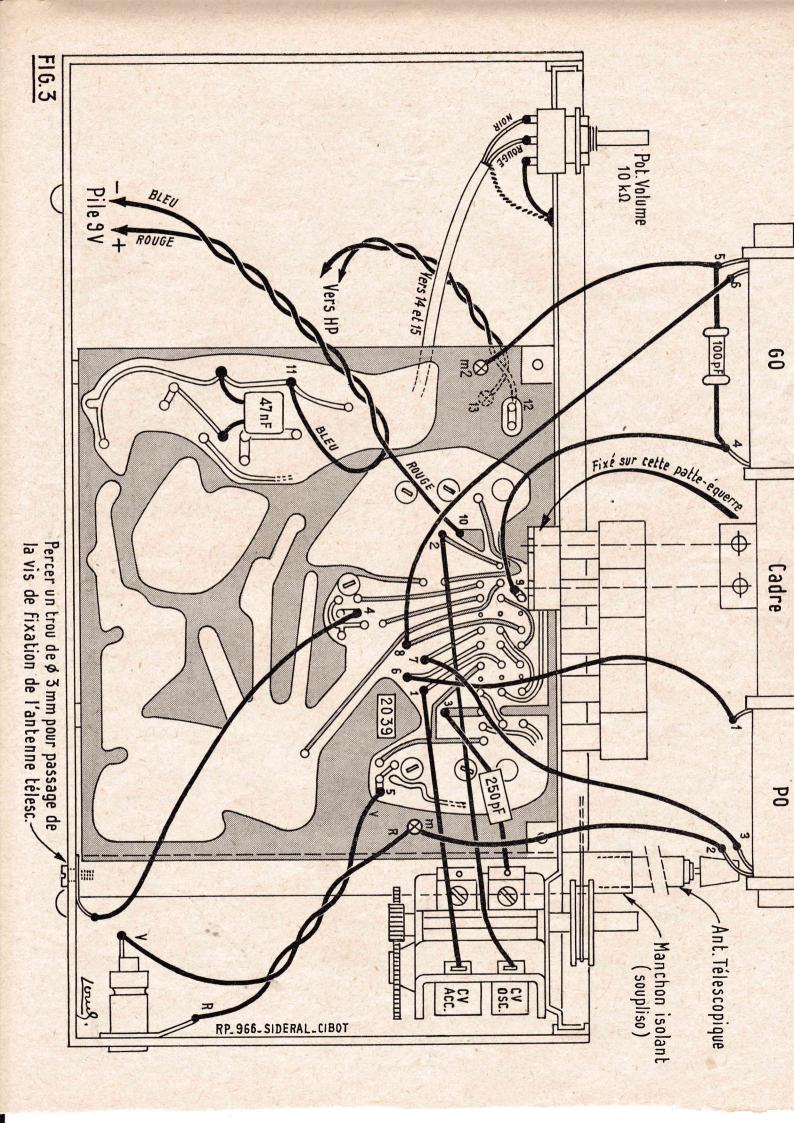

circuit imprimé on dispose un condensa-teur mica de 250 pF. On monte le cadre sur la face avant métallique à l'aide de deux boulons. On raccorde sa cosse 1 au point 6 du circuit imprimé, sa cosse 2 au point m du circuit imprimé, sa cosse 3 au point 7, sa cosse 4 au point 9, sa cosse 5 au point m2 et sa cosse 6 au point 8. Entre les cosses 4 et 5 on soude un condensateur de 100 pF.


Sur le point 4 on soude un fil de 20 cm environ muni à son autre extrémité d'une cosse; ce fil servira à la liaison de l'antenne télescopique. On soude encore le fil vert d'un cordon torsadé à deux conducteurs au point 5 du circuit imprimé et le fil rouge au point m. Au moment de la mise en coffret le fil vert sera soudé sur le contact central de la prise « Antenne pute a et le fil rouge sur le contact letéral auto » et le fil rouge sur le contact latéral

de cette prise.

Avec un cordon blindé à deux conducteurs on relie une extrémité du potentiomètre de volume au point 15 du circuit imprimé et le curseur au point 14. La seconde extrémité du potentiomètre et la gaine de blindage du cordon sont soudés à la masse sur la face avant. On soude sur les points 12 et 13 le cordon à deux conducteurs qui servira au raccordement du haut-parleur. Ce haut-parleur est fixé par deux pattes métalliques boulonnées sur des bossoirs prévus à l'intérieur du flasque. Ce dernier possède aussi un logement fermé par un panneau maintenu par des glissières et dans lequel doivent prendre place les piles d'alimentation. Le dispositif de branchement des piles que l'on introduit dans le logement est raccordé au circuit imprimé par un cordon à deux conducteurs. Le pôle « plus » (fil rouge) est raccordé au point m2 et le pôle « moins » au point 11.

On peut maintenant poser le câble d'entraînement du CV. Sur l'axe de cet organe on monte une poulie en laiton. On attache par un nœud solide le ressort de tension à une extrémité du câble. Le CV étant toutes lames rentrées on passe le câble dans la gorge du galet qui se trouve à l'opposé du CV sur la face avant. On maintient le ressort contre ce galet. On passe le câble dans la gorge du second ga-let et on l'enroule d'un tour et demi dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la poulie de l'axe du CV puis on le noue sur la seconde extrémité du ressort



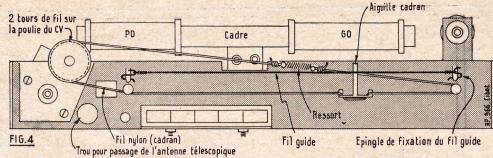

en tendant suffisamment ce dernier pour que le système d'entraînement ne patine pas. On met l'aiguille en place sur le câble de manière qu'elle se trouve à l'extrémité de la graduation du cadran correspondant

aux fréquences les plus basses.
Pour maintenir l'aiguille tout le long de sa course, on tend sous elle un fil destiné à la guider. Ce fil est noué à ses deux extrémités sur des sortes d'épingles en corde à piano qui sont fixées sur la face avant métallique par des languettes. Le détail de tout ce dispositif est indiqué à la figure 4.

Pour la fixation de l'antenne télescopique il faut percer un trou de 3 mm de diamètre dans la base de la grande coquille du boîtier. Pour la mise en boîtier du récepteur on introduit les extrémités de la face avant métallique dans les glissières de la grande coquille. On fixe ensuite l'antenne télescopique par un boulon passant par le trou de 3 mm que l'on vient de percer. Il ne faut pas omettre de serrer sous la base de l'antenne la cosse du fil de raccordement avec le point 4 du circuit imprimé. La partie de cette antenne située à l'intérieur du coffret doit être isolée par un gros souplisso. On soude les fils de liaison de la prise antenne auto. Le

H.-P. et le système de branchement de pile étant raccordés on réunit les de flasques du boîtier qui sont agrafés à base par des sortes de tenons et de mo taises. Le tout est maintenu au somn par le cadran en matière plastique de l'e joliveur métallique qui l'entoure, Il reste plus alors qu'à disposer les boute sur les CV et le potentiomètre.

Alignement

Avant le montage définitif dans le coff il faut procéder à l'alignement. On reto che tout d'abord les transfos MF : 480 KHz puis on aligne les circuits acce dés de toutes les gammes. Les points d'a gnement sont les suivants : PO-Cadre 1 400 KHz les trimmers du CV. 574 K le noyau de l'oscillateur PO-GO et l'e roulement PO du Cadre.

PO-Antenne: 574 KHz le noyau cord PO.

GO-Cadre: 200 KHz l'enroulement du cadre.

GO-Antenne : 200 KHz le noyau cord GO.

OC: 6 MHz les noyaux accord et oso lateur OC.

A. BARAT

MAJORITE OSLO

Les travaux de la Commission Télévision du CCIR (1) viennent de se terminer à OSLO après une ultime réunion qui s'est tenue dans la matinée du dimanche 17 juillet. Le SECAM III est définitivement adopté par l'URSS, la France et plus de trente pays qui lui assurent désormais une majorité plus large encore que celle qui avait déjà obtenue à VIENNE l'an passé.

Il convient de rappeler que la France, appuyée par l'URSS, a pris l'initiative, au cours des réunions d'OSLO, de proposer, à titre de solution de compromis, l'adoption du système SECAM IV comme standard unique pour la rappe currence de dard unique pour la zone européenne de

radiodiffusion.

Ce système, bien qu'insuffisament au point, avait en effet été considéré dans différents pays — et notamment en Grande-Bretagne — comme susceptible de pouvoir faire l'unité de l'Europe dans ce domaine.

Comme l'adaptation de ce système exigeait de surseoir d'au moins six mois au démarrage de la télévision en couleur, la France avait très clairement assorti sa proposition d'un moratoire qui comportait l'engagement pour tous les pays d'arrêter le développement industriel des systèmes autres que le SECAM IV et, en particulier, celui du PAL.

Cette offre, on le sait, a été finalement repoussée par les deux principaux promo-teurs du système PAL: la Grande-Breta-gne et la République fédérale allemande.

Le motif invoqué par ces deux pays a été qu'ils commenceraient dès août 1967 leur service de télévision en couleur et que leur degré de préparation industrielle dans le système PAL était trop avancé.

Cette position des délégations anglaise et allemande était confirmée au niveau

POUR LE SECAM

des gouvernements de ces deux pays. Dans ces conditions et afin de libé les tenants du SECAM du préjudice c tain qu'un retard aurait porté à leurs in rêts légitimes, la France et l'URSS confirmé formellement leur choix du CAM III et leur décision d'en pous activement la préparation industrielle a de commencer la diffusion des progra mes couleur en 1967. Il a été en ou décidé de ne pas continuer plus avant études du SECAM IV.

Le partage de la zone européenne maintenant un fait acquis, mais il n'a dépendu de la France qu'il en soit air En tout état de cause, la robustesse signaux SECAM constituera un facteur sécurité pour les opérations de trans dage que ce partage rend inévitable.

Ainsi, la technique française, assu d'une coopération internationale grand sante, va s'établir sur une large port de la zone européenne de radiodiffus et plus tard, sur les continents afric et sud-américain comme l'a montré vote d'OSLO.

Les télespectateurs de la zone SEC vont bénéficier d'images de la plus ha qualité avec un récepteur plus sim sans réglages, parfaitement stable et d'itallation aisée. Ce sont aussi toutes facilités et toutes les possibilités de l'engistement page d'impage de l'engistement page de l'engistement page de l'engistement page de l'engistement stable et d'impage de l'engistement stable et d'imp gistrement magnétique en couleur — u ques avec le SECAM II — assorties tous les avantages qui en découlent sur plan économique, qui vont être mise la disposition de tous les pays qui vi nent de manifester leur confiance dans valeur du procédé français.

(1) Comité Consultatif International Radiocommunications.

les circuits séparateurs T.V.

à transistors et leur dépannage

NELSON

Généralités

Dans tout téléviseur, les circuits de sé-paration reçoivent de l'amplificateur VF des signaux VF complets dits aussi composites, contenant la modulation de lu-mière et les impulsions de synchronisa-tion. De ce signal complet les circuits de séparation dégagent les signaux synchro séparation dégagent les signaux synchro image et les signaux synchro lignes qu'ils fournissent aux circuits des bases de temps, image et ligne respectivement.

La fonction de ces circuits est extrêmement importante car sans signaux synchro les bases de temps ne peuvent reconstituer l'image transmise.

On peut facilement localiser la panne des circuits de séparation car si ceux-ci ne fonctionnent mas ou fonctionnent mal

des circuits de séparation car si ceux-ci ne fonctionnent pas ou fonctionnent mal, l'image existe mais n'est pas formée ou est mal formée. La localisation peut aussi être poussée plus loin en examinant l'image. Il se peut que l'image soit bonne dans une des deux directions de balayage et mauvaise dans l'autre. Ces symptômes toutefois ne sont pas applicables uniquement aux circuits sépa-rateurs. En effet, ces circuits ne peuvent fonctionner que s'ils reçoivent le signal

VF complet et correct en forme et amplitude, provenant de l'amplificateur VF. Il est donc évident que sans signal ou avec signal VF défectueux, les circuits syn-chros ne pourront pas fournir aux bases de temps les signaux synchro nécessaires. Une autre cause de non-synchronisation

des bases de temps peut provenir des défauts situés entre celles-ci et les sorties des circuits de séparation. Ainsi, dans le cas de la base de temps lignes et tout par-ticulièrement dans les téléviseurs à transistors, on dispose entre la sortie du sépa-rateur donnant les signaux synchro de lignes et l'oscillateur de la base de temps

au circuit comparateur de phase.

Tout défaut du comparateur de phase empêchera la synchronisation de la base de temps lignes et le balayage horizontal

sera défectueux.

On peut aussi voir que les circuits de séparation tout en étant en bon état ne peuvent fonctionner que s'ils sont alimentés correctement. Une absence de tension d'alimentation ou une tension différente de la tension prévue peuvent empêcher la synchronisation ou la rendre mauvaise.

Localisation méthodique de la panne

Dans le cadre des opérations du dépanpans le cadre des operations du dépan-nage l'alerte est donnée par l'utilisateur qui constate à un moment donné que l'image est inexistante ou défectueuse. Le dépanneur mis en présence de l'appareil tirera de la nature ou de l'inexistance de l'image des conclusions qui lui permet-tront de localiser la pagne tront de localiser la panne.

Si celle-ci provient du circuit de séparation il s'agit d'abord, d'après ce que l'on voit ou l'on ne voit pas sur l'écran, de s'assurer que la panne provient bien de ce

L'absence totale d'image (écran complètement obscur) est rarement due aux circuits séparateurs mais la chose n'est pas impossible. Il suffit par exemple qu'un court-circuit sur l'alimentation de ces circuits, qui est aussi l'alimentation de nombreuses autres parties du téléviseur, se produise; par exemple, un condensateur claqué et l'image peut disparaître complètement.

Ainsi, si par exemple l'oscillateur de la base de temps lignes est alimenté par le même circuit que les séparateurs, s'il n'y a pas d'alimentation sur ces deux parties seulement, la base de temps lignes ne fonctionnera pas, il n'y aura pas de THT produite presque touiours par celle-ci le produite presque toujours par celle-ci le tube cathodique ne pourra pas fonction-ner et il n'y aura pas d'image sur l'écran.

Un cas moins grave est la présence de la trame et aucune image produite par la

modulation de lumière.

Il faut alors voir s'il y a signal VF et déterminer à partir de quel point de la chaîne commençant à l'antenne et se terminent aux l'élatrade d'antende du la la chaîne commençant à l'antenne et se terminent aux l'élatrade d'antende du l'entre de la chaîne de la chaîn minant sur l'électrode d'entrée du tube cathodique (généralement la cathode) il y a interruption de la transmission du si-gnal successivement HF, MF, VF.


Les circuits séparateurs seront dans l'impossibilité de fonctionner faute de

signal VF. Ensuite on considérera le cas où il y a trame sur l'écran, modulation de lumière

mais pas de synchronisation.

Le signal VF est, par conséquent, appliqué au canon du tube cathodique mais la synchronisation ne fonctionne pas ou est empêchée de fonctionner pour une des causes suivantes :

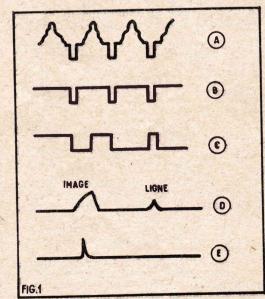a) les circuits séparateurs ne reçoivent pas le signal VF (ou, ce qui sera sous-entendu ci-après, le reçoivent mal); b) les circuits séparateurs fonctionnent mal ou pas du tout;



c) ils fonctionnent mais ne fournissent pas les signaux synchro aux bases de temps.

Ce cas se subdivise en trois :

C1: pas de synchronisation, ni horizon-

c1. pas de synchronisation, a richale.
c2: pas de synchronisation horizontale.
c3: pas de synchronisation verticale.
Le défaut est à rechercher depuis la sortie des circuits séparateurs jusqu'aux oscillateurs des bases de temps.

Fonctionnement des séparateurs

Les transistors des circuits de sépara-tion sont associés à des circuits RC. Le signal VF composite complet c'est-à-dire contenant la modulation de lumière et les signaux synchro de lignes et d'image, subit des transformations tendant à dégager les signaux synchro image.

Il s'agit par conséquent de montages très différents de ceux des amplificateurs qui généralement sont simplement destinés à donner à la sortie un signal ayant la même forme qu'à l'entrée.

Dans les circuits de séparation, la forme est modifiée afin d'obtenir les résultats attendus.

La figure 1 montre de A à E diverses étapes de la transformation d'un signa VF appliqué à l'entrée des séparateurs. En A on montre le signal VF composite

complet avec la modulation de lumière e les impulsions de ligne, celles d'image

les impulsions de lighe, cenes d'image n'étant pas représentées.

Une première fonction des circuits de séparation sera l'élimination de la modu lation de lumière. Ayant réalisé cett amputation du signal VF on obtiendra un signal comme B ne contenant plus que le signal comme B ne contenant plus que le signaux synchro lignes. Bien entendu, tou les 1/50 seconde, il y aura aussi un signa synchro image qui est montré d'une ma nière simplifiée en C et dont la durée es


niere simplifiee en C et dont la durée es d'ailleurs de l'ordre de celle d'une ligne Le signal B est utilisable pour la syn chronisation de la base de temps ligne soit, cas rare dans la technique actuelle directement, donc appliqué à l'oscillateur soit indirectement, par l'intermédiaire de comparateur de phase

comparateur de phase. Le signal C qui d'ailleurs, est associé a signal B, est dirigé vers le circuit séparateur destiné à produire et à dégager l signal synchro image pouvant prendr successivement la forme D où il y encore des résidus des impulsions de lignet apparate la forme E or soule l'impulsions de lignet apparate la forme E or soule l'impulsions de lignet apparate la forme E or soule l'impulsions de lignet apparate le forme E or soule l'impulsions de lignet apparate le forme E or soule l'impulsions de lignet de la forme E or soule l'impulsions de lignet de la forme E or soule l'impulsions de lignet de la forme E or soule l'impulsions de lignet de la forme E or soule l'impulsions de lignet de la forme E or soule l'impulsions de lignet de la forme de l et ensuite la forme E où seule l'impulsio d'image subsiste. Ce signal sera alor appliqué à l'oscillateur de la base d temps image.

Les diagrammes de la figure 1 ne repre sentent que la forme, d'ailleurs approx mative, des signaux et non leur amplitud

Leur polarité peut être opposée.

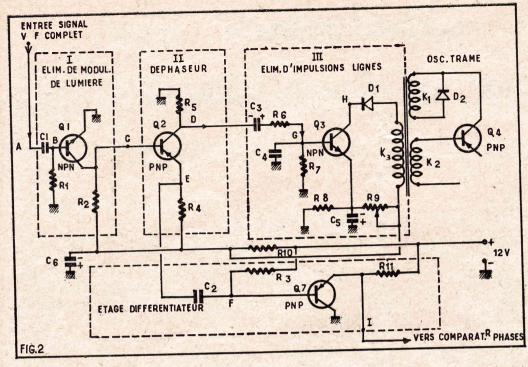Dans certains cas la polarité est inve sée lors du passage par un circuit sép-rateur. De même l'amplitude du signal e modifiée devenant plus grande ou plu faible. On notera que les modifications e la forme d'un signal sont obtenues par fonctionnement des transistors et aussi, i pas l'oublier, par les circuits RC, génér




lement différentiateurs ou (et) intégra-

Parfois, pour obtenir un signal de polarité déterminée, on intercale un transistor amplificateur non déformant. Dans d'autres on monte aussi un étage transformateur d'impédance.

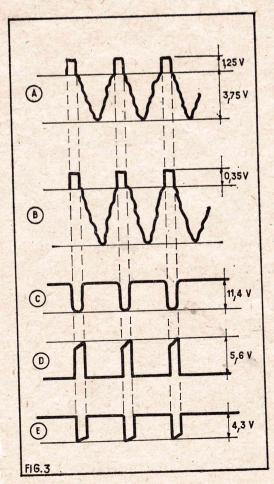Exemple de montage séparateur

La figure 2 donne un exemple de schéma du circuit séparateur particulièrement bien conçu, extrait du montage du télévi-seur à transistors réalisé par Sesco, dont d'autres parties, ont été déjà mentionnées précédemment.



L'ensemble séparateur, a été divisé, pour faciliter l'exposé, en 4 parties dont chacune a une fonction précise :

I : étage éliminateur de la modulation

de lumière

II : étage déphaseur donnant sur le collecteur un signal transmis au circuit sépa-rateur image (trame) et sur l'émetteur un signal transmis au circuit séparateur de lignes;

III: circuit éliminant les impulsions de lignes et dégageant le signal synchro image qui sera appliqué par l'intermédiaire du transformateur T. à l'oscillateur blocking de la base de temps image;

IV : circuit dit différentiateur donnant les impulsions synchro lignes, appliquées au comparateur de phase placé avant la

base de temps lignes.

A droite du circuit III on a indiqué une partie de l'étage oscillateur blocking partie

image.

Voici d'abord les valeurs des éléments

du montage de la figure 2.

Résistances: $R_1 = 150 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 6.8 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 390 \Omega$, $R_6 = 560 \Omega$, $R_8 = 1.8 \text{ k}\Omega$, $R_7 = 22 \text{ k}\Omega$, $R_8 = 100 \Omega$, $R_9 = 5 \text{ k}\Omega$ (potentiomètre ou résistance variable) $R_9 = 470 \Omega$, $R_9 = 680 \Omega$, toutes $R_0=5~\text{k}\Omega$ (potentiometre ou resistance variable) $R_{10}=470~\Omega,~R_{11}=680~\Omega,~toutes$ de 0,5 W. Condensateurs: $C_1=0.22~\mu\text{F},~C_2=3~000~\text{pF},~C_3=2~\mu\text{F}~(chimique~15~\text{V})~C_4=40~000~\text{pF},~C_5=100~\mu\text{F}~(chimique~15~\text{V})~C_6=500~\mu\text{F}~(chimique~15~\text{V})~Les~condensateurs~non~chimiques~sont~au~papior$

pier. Semi-conducteurs: $Q_1 = 2N$ 377 NPN, $Q_2 = 2N$ 396 PNP, $Q_3 = 2N$ 377 NPN, $Q_4 = 2N$ 525 PNP, $Q_7 = 2N$ 396 PNP; diodes: $D_1 = 1N$ 63, $D_2 = 1N$ 63, tous les semi-conducteurs sont de fabrication Sesco. Le transformateur T_1 possède trois enroulements. Les enroulements K_1 et K_2 constituent le bobinage oscillateur blocking tuent le bobinage oscillateur blocking associé au transistor Q₄ tandis que l'enrou-lement K₃ permet de transmettre, le signal synchro image fourni par Q₃, à l'oscillateur Q4 de trame.

L'alimentation de l'ensemble se fait sur 12 V, alimentation commune, par conséquent, avec de nombreux autres circuits.

Le montage de séparation comporte :
a) une entrée de signal VF complèt
b) une sortie de signal synchro image (trame)

c) une sortie de signal synchro lignes d) deux points d'alimentation 12 V, pratiquement un fil + 12 V, le — 12 V étant à la masse générale du téléviseur.

On notera que la masse n'est pas tou-jours au négatif. certains constructeurs la relient au + alimentation.

Analyse du schéma

Le signal VF complet est appliqué par l'intermédiaire de C₁ à la base du transistor Q₁. Il doit être dans ce montage, de polarité dite négative c'est-à-dire avec la modulation de lumière négative et les impulsions de lignes-positives. La connaissance de la polarité du signal VF appliqué au séparateur est d'importance capitale.


Le circuit de liaison C₁ — R₁ est nondéformant et un signal de même forme es

déformant et un signal de même forme es appliqué sur la base de Q, transistor NPN

applique sur la base de Q₁, transistor NPN monté en émetteur commun relié directe ment à la ligne négative c'est-à-dire à la masse dans cet exemple de montage.

La charge de collecteur est R₂.

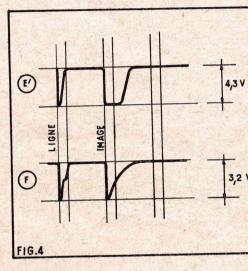Ce transistor Q₁ est conducteur, donc amplificateur, pour l'alternance positive du signal c'est-à-dire les impulsions positives de ligne qui sont transmises, ampli tives de ligne qui sont transmises, ampli



fiées et bien entendu inversées étant do né le montage en émetteur commun. Po l'alternance négative du signal VF c'é à-dire la modulation de lumière, la ba

à-dire la modulation de lumière, la ba devient négative, le transistor est bloq et ne transmet pas cette partie du sign Finalement, au point C, il y a des i pulsions négatives de ligne, appliquée la base de Q2. La figure 3 donne en A, et C la forme et l'amplitude des signa aux points désignés par les mêmes lett de la partie I qui vient d'être analysée Passons maintenant à la partie 2.

Passons maintenant à la partie 2. transistor est monté en amplificateur a entrée sur la base et deux sorties l'esur le collecteur et l'autre sur l'émette. Le signal sur le collecteur est inversé à la forme D figure 4. L'amplitude est 5,6 V et les impulsions de ligne sont, demment positives

demment, positives.

Sur l'émetteur point E, il n'y a pas d
version par rapport à la polarité du sis
C sur la base et les impulsions sont n tives comme on le voit en E figure 4 a une amplitude de 4,3 V.

Les oscillogrammes D et E montrent Les oscillogrammes D et E montrent impulsions de ligne seulement, avec périodes correspondant au standard us (819 lignes) ou 64 µs (625 lignes). Con nuons l'analyse à partir du point E, ét teur de Q₂ transistor déphaseur, ce revient à analyser la voie de sépara lignes, vers C₂ et Q₇.

Séparation lignes

Le signal E est transmis par le cir C_2 R_3 à la base du transistor PNP monté en collecteur commun. Cor $C_2=3\,000$ pF et $R_3=1\,\mathrm{k}\Omega$, le circuit est, pour les impulsions de lignes, un

cuit différentiateur pour les impulsions

d'image.

Ceci se reconnaît au fait que la constante de temps $\theta = C_2 R_3 = 3000 .1 \text{ (pF. k}\Omega) = 3 \mu \text{s tandis que la durée des impulsions de ligne est d'environ 0,1 fois la période de ligne donc de l'ordre de 5 <math>\mu \text{s}$.

Ces impulsions de ligne seront peu déformées par le circuit R2 C3 tandis que celles d'image dont la durée est d'environ 0,5 fois la période de ligne (25 à 30 us)

seront déformées.

Le signal au point F commun de C2, R4 et de la base de Q7 a la forme F figure 4. En E' on montre le signal au point E

avec indication de la dernière impulsion négative de ligne suivie de l'impulsion d'image. Après passage par le circuit différentiateur le signal prend la forme F et on voit que l'impulsion d'image présente un front arrière comme les impulsions de ligne. Le transistor Q₇ étant monté en col-lecteur commun, donne à la sortie sur l'émetteur, un signal de même polarité et de forme analogue, avec une amplitude de 3,2 V. Le signal est appliqué au comparateur de phase.

Séparation trame

Revenons maintenant au collecteur de Os transistor déphaseur, point D, où commence la voie de synchronisation d'image (« image » signifie ici « trame »).

(« image » signifie ici « trame »).

Le signal en D a la même forme qu'en E (émetteur de Q2) mais il est inversé. Le diagramme D figure 3 montre sa forme et son amplitude pour les impulsions de lignes. Comme il y a un signal synchro image tous les 1/50 seconde, nous montrons ce signal à impulsions lignes et image à la figure 5 diagramme D'.

Il s'agit maintenant d'obtenir des si-

Il s'agit maintenant d'obtenir des signaux synchro d'image et d'éliminer ceux

de ligne.

UN MAGNIFIQUE OUTIL-DE TRAVAIL PISTOLET SOUDEUR IPA 930

au prix de gros

25% moins cher



Fer à souder à chauffe instantanée

Utilisé couramment par les plus importants constructeurs d'appareillage électronique de tous pays - Fonctionne sur tous voltages altern. 110 à 220 volts - Commutateur à 5 positions de voltage, dans la poignée - Corps en bakélite renforcée - Consommation: 80/100 watts, pendant la durée d'utilisation seulement - Chauffe instantanée - Ampoule éclairant le travail, interrupteur dans le manche - Transfo incorporé - Panne fine, facilement amovible, en métal inoxydable - Convient pour tous travaux de radio, transistors, télévision, téléphone, etc. - Grande accessibilité - Livré complet avec cordon et certificat de garantie 1 an, dans un élégant sachet en matière plastique à férmeture éclair. Poids: 830 g.

Valeur: 99,00

Les commandes accompagnées d'un mandat, chèque, ou chèque postal C.C.P. 5608-71 bénéficieront du franco de port et d'emballage pour la Métropole.

155, avenue Ledru-Rollin - PARIS-XI

ROQ. 98-64

RAPY -

Pour cela le signal D' est transmis à la base de Q₃ par l'intermédiaire du circuit intégrateur R₆-C₄-R₇, le condensateur C₁ de forte valeur n'intervenant que pour séparer Q₂ et Q₃ en continu et ne déformant pas le signal.

Le circuit intégrateur déforme les impulsions de ligne et celle d'image de sorte que sur la base de Q3 le signal a la forme G figure 6. Le transistor Q3 NPN reçoit ce

signal sur la base.

L'émetteur est polarisé positivement par le diviseur de tension R_s-R_s tandis que la tension de la base est, au repos, celle de la masse. Au repos Q₃ est bloqué est seule la pointe d'impulsion d'image de 0,32 V rend le transistor conducteur. Les impulsions de ligne sont pas transmises par Q3.

Finalement, Q₃ amplifie les impulsions d'image et les inverse. Sur ce collecteur on obtient des signaux négatifs synchro image dont l'amplitude est de 9 V comme on le montre sur le diagramme H figure 6.

La diode D, est montée dans le circuit de l'enroulement K, de T,. Elle empêche l'amortissement de l'oscillateur blocking pendant la durée de l'impulsion d'image (1,4 ms).

Méthode de dépannage


La connaissance de la forme et de l'amplitude correctes des signaux est indispensable en cas de fonctionnement défectueux de la synchronisation.

La localisation de la panne peut toute-fois être facilitée par le raisonnement.

On voit que, dans le cas du montage de la figure 2, l'étage I éliminateur de modu-lation de lumière est commun aux deux voies synchro ligne et synchro image. Si les deux synchronisations sont défectueu-ses on peut incriminer Q, et aussi Q2, le transistor déphaseur « distributeur » de signaux synchro aux deux voies.

On examinera à l'oscilloscope la forme des signaux A, B, C, D et E et on compa-rera les formes réelles avec celles correc-tes indiquées par la notice du constructeur. Nous supposons ici que les formes correctes sont celles montrées par les dia-

L'oscillogramme A permettra de voir si le signal VF appliqué aux circuits sépara-teurs a l'amplitude nécessaire, dans notre exemple environ 5 V crête à crête dont 1,25 V environ pour les impulsions. L'em-ploi d'un génératuer de mires est recom-mendé de préférence à une émission. Si mandé, de préférence à une émission. Si toutefois on utilise une émission on préfèrera une émission de mire à toute autre.

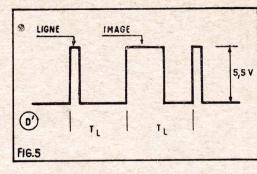

Le générateur sera utilisé avec la sorti de signal VF qui sera appliqué à l'entré du premier transistor de l'amplificateu VF comme indiqué sur la figure 7. Su cette figure en montre l'installation cette figure on montre l'installation d mesure permettant le relevé des diagram mes oscilloscopiques aux divers points A B, C... du montage séparateur.

Examen à l'oscilloscope

Q' et Q" sont les deux transistors V avec leur montage le plus répandu actue lement. Le collecteur de Q" fournit le s gnal VF complet au tube cathodique d téléviseur. Le signal VF complet fourni a séparateur ne provient pas toujours de collecteur du transistor final VF, parfoil est prélevé avec la polarité et l'amplitude prévues pour l'attaque du circu séparateur. On a donc la possibilité de trouver les branchements x, y ou z.

Dans notre exemple, le signal A étar à impulsions positives de lignes et à mo dulation négative de lumière peut prov nir du collecteur de Q' ou du collecteu de Q' mais non de l'émetteur de Q' ou cignel cet de polevité inverse. signal est de polarité inverse.


Le circuit de séparation est relié l'entrée « verticale » de l'oscilloscope e un des points A, B, C... ou il faut releve la forme du signal.


Pour les liaisons on disposera des co densateurs isolateurs Ca et Co de l'ordi de 1 µF au papier tension de service 400

Réglage de l'oscilloscope

L'oscilloscope sera réglé de la faço suivante.

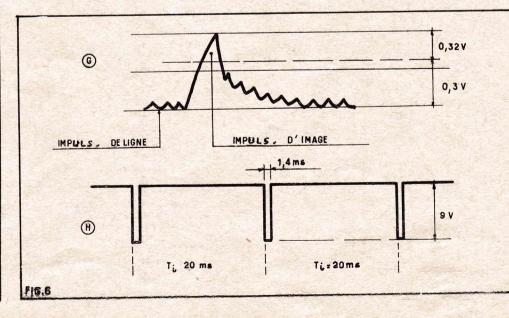La synchronisation de la base de tem de l'oscilloscope sera effectuée par le sera de l'oscilloscope sera el bouton « sy chro » de l'oscilloscope sera en position « sy chro » de l'oscilloscope sera en position » synchro intériours » « synchro intérieure ».



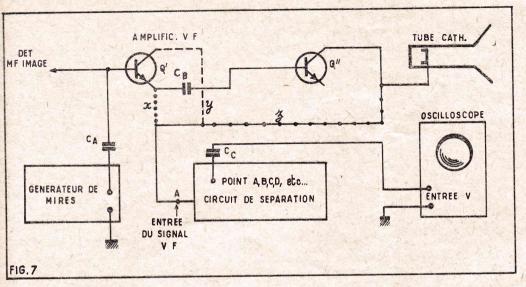

La base de temps sera réglée sur une fréquence f_B égale au tiers, quart ou cinquième de la fréquence du signal à relever afin que l'oscillogramme montre 3, 4 ou 5 périodes.

Ainsi, pour des signaux de lignes, on a a $f=20\,475~Hz$ (819 lignes) ou 15 625 Hz (625 lignes) donc la base de temps sera réglée vers $f_B=3\,000$ à 5 000 Hz. L'amplitude sera déterminée par étalon-

nage ou lue sur le cadran étalonné de l'oscilloscope si celui-ci en comporte un comme c'est le cas par exemple du type 276 A Centrad que nous utilisons dans nos mesures de TV et autres.

Au cours des opérations de relevé des oscillogrammes on verra sur l'écran du téléviseur la mire transmise et sur celui de l'oscilloscope l'oscillogramme. Pour ceux concernant les signaux d'image dont la fréquence est 50 Hz, on réglera la base de temps de l'oscilloscope sur 50/3 ou 50/4 hertz afin de voir 3 ou 4 périodes d'image (trame).

Suite du dépannage

Le dépannage méthodique sera poursuivi comme suit :

1º examen de la voie commune, points

A, B, C, D et E'.

2° examen de la voie image (trame)
points D (oscillogramme D') G et H.

3° examen de la voie lignes, points E,
F, I. Il est évident que tous les oscillogrammes ne sont pas nécessaires. Dès qu'un oscillogramme montre qu'il y a un défaut dans le circuit qui précède le point examiné, on remet en état le circuit défectueux et si celui-ci était le seul en panne, le circuit de séparation redeviendra correct.



COLLECTION

les sélections de radio-plans

MONTAGES DE TECHNIQUES Nº 8 **ETRANGERES** par R.-L. BOREL

Montages BF mono et stéréophoniques - Récepteurs et éléments de récepteurs

LES DIFFÉRENTES CLASSES Nº 9 D'AMPLIFICATION

par L. CHRETIEN

44 pages, format 16,5x21,5, 56 illustrations

CHRONIQUE DE LA HAUTE FIDELITÉ Nº 10

> A LA RECHERCHE DU DEPHASEUR IDEAL par L. CHRETIEN

L'ABC DE L'OSCILLOGRAPHE Nº 11

par L. CHRETIEN

PETITE INTRODUCTION Nº 12 AUX CALCULATEURS ÉLECTRONIQUES

par F. KLINGER

LES MONTAGES DE TÉLÉVISION Nº 13 par H.-D. NELSON **A TRANSISTORS**

LES BASES DU TÉLÉVISEUR par E. LAFFET Nº 14

LES BASES DE L'OSCILLOGRAPHIE Nº 15

par F. KLINGER

Interprétation des traces - Défauts intérieurs et leur dépannage - Alignement TV - Alignement AM et FM - Contrôle des contacts - Signaux triangulaires, carrés, rectangulaires - Diverses fréquences...

100 pages, format 16,5x21,5, 186 illustrations 8,00

En vente dans toutes les bonnes librairies. Vous pouvez les commander à votre marchand de journaux habituel qui vous les procurera, ou à RADIO-PLANS, 43, rue de Dunkerque, PARIS-Xe, par versement au C.C.P. Paris 259-10. Envoi franco

chargeur automatique pour batteries 12 V 50 AH commandé par thyristors

dans la vie courante. Est-il besoin de rappeler que les millions d'automobiles en service sont toutes équipées d'un tel générateur auquel on demande d'alimenter dans des conditions souvent très dures les différents dispositifs électriques, dé-

marreurs, allumage, éclairage, etc...

Le chargeur est le complément indispensable d'une batterie d'accumulateur car cette source est plutôt un réservoir et elle ne peut restituer de l'énergie électrique que si on lui en a préalablement fourni.

Si on veut ménager une batterie pour qu'elle assure un long service sans défaillance la charge doit être faite avec beaulance la charge doit etre faite avec beau-coup de soins et nécessite une surveillance qu'on n'a pas toujours la possibilité d'exercer. Rappelons que pour des accu-mulateurs au plomb le courant de charge ne doit pas excéder le dixième de la ca-pacité et qu'il n'est pas recommandé de prolonger la charge à ce régime lorsque celle-ci est complète. Par contre on peut, et c'est même recommandé, effectuer une charge à régime réduit dite charge d'entretien.

Le chargeur que nous allons décrire et qui a été mis au point par le Service d'applications Sesco évite cette surveillance.

Devenez plus rapidement - en Electronique -

Agent technique ou Cadre

MATH'ELEC. la méthode pratique de Fred Klinger vous donnera le bagage mathématique nécessaire

II y a 2 sortes de situations dans l'Electronique:
la "maintenance" qui demande surtout une bonne connaissance du métier et du matériel, et la "maitsion" ani suice. la "maîtrise" qui exige, en plus, une formation mathématique spécialisée

Cette formation est à votre portée : Fred KLINGER, à la fois praticien de l'électronique et professeur de mathématiques vous la fera acquérir en quelques mois, facilement pour 1,30 F par jour.

Essai gratuit. Résultat garanti.

BON GRATUIT sans frais ni engage-ment, notre notice explicative nº 1224 concernant MATHELEC PRENOM ADRESSE

cure un régime de pleine charge à 5 ampères. Ce régime cesse automatiquement dès que la batterie a atteint sa tension nominale et est remplacé par un régime d'entretien limité à 1 ampère maximum. Ce changement de régime rend possible une charge rapide suivie d'une égalisation de celle des différents éléments de la bat-terie. Il faut signaler que le fonctionne-ment est assuré quel que soit l'état primitif de la batterie.


L'automatisme de ce système étant assuré par des thyristors il ne nous semble pas inutile de rappeler brièvement le principe de fonctionnement de ces composants semi-conducteurs.

Rappel du fonctionnement des thyristors Les thyristors sont les homologues des thyratrons ou triode à gaz. Leurs nombreux avantages parmi lesquels il convient de souligner particulièrement celui de ne nécessiter qu'une très faible puissance de commande font qu'il prennent rapidement la place des thyratrons à gaz.

Le thyristor est un redresseur composé de quatre couches de silicium du type P et du type N alternées. Deux contacts de branchement sont prévus aux extrémités l'un constitue l'anode et l'autre la cathode (fig. 1) de l'anode à la cathode on trouve successivement une couche de silicium P, une couche N une couche P et une couche N. Une électrode supplémentaire appelée N. Une électrode supplémentaire appelée gachette est raccordée à la couche P la plus proche de la cathode.

Lorsque la tension sur l'anode est négative par rapport à la cathode le thyristor réagit comme un redresseur ordinaire polarisé inversement il ne conduit pratiquement aucun courant. Lorsque la tension d'anode devient positive mais s'il ne passe qu'un courant nul ou faible dans la ga-chette, le thyristor reste bloqué ce qui signifie qu'aucun courant ne circule de l'anode à la cathode. Si l'anode étant po-sitive on applique à la gachette une impulsion positive par rapport à la cathode d'amplitude suffisante l'espace anode-Les batteries d'accumulateurs sont des

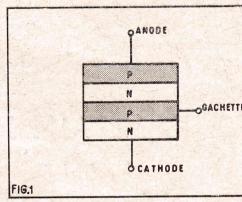sources de courant continu largement uti-lisées sur le plan industriel et également




cathode devient conducteur; le thyrist est amorçé. Dans ce cas la suppression courant dans la gachette n'a plus aucu influence sur la conductibilité du thyr tor et celui-ci reste amorçé. Pour rever à l'état bloqué il faut réduire la tensi sur l'anode au-dessous d'une certaine

leur critique.


Il n'est pas dans notre intention de d crire les phénomènes physiques qui pr side à ce fonctionnement il nous suffit savoir que pour une tension nulle ou tr faible sur la gachette un thyristor re-bloqué que sa tension nulle ou trop fail sur la gachette un thyristor reste bloq sur la gachette un thyristor reste bloq que sa tension anodique soit positive négative. Que pour provoquer l'amorça il faut que l'anode soit positive et qu'u tension positive soit appliquée à la s chette. Que lorsque l'amorçage est décle ché la gachette n'a plus aucune influen et que pour obtenir le désamorçage il fa réduire le courant anodique au-desso d'une certaine valeur.

Fonctionnement du chargeur

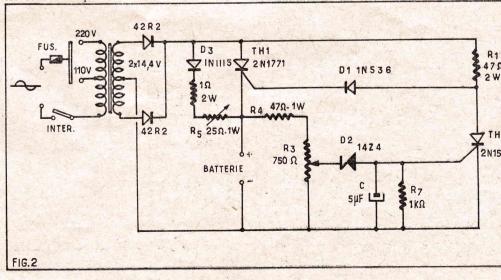Le schéma du chargeur automatique donné à la figure 2. Un transformate permettant l'adaptation à un secteur 1 ou 220 V délivre au secondaire une to sion efficace de 2 × 14,4 V. La puissar de ce transformateur doit être de 100 V Lorsque la batterie est déchargée il p



La tension secondaire est redressée à double alternance par deux diodes 42R2. Un thyristor TH1 (2N1771) est inséré dans le circuit de charge et sert vous vous en doutez à contrôler cette dernière. Voyons un peu comment. Pour cela supposons l'accumulateur déchargé. Sa force électromotrice est faible. Le courant redressé est constitué par une succession d'alternances positives comme le montre la figure 3. Ces alternances sont appliquées à l'anode du thyristor TH1 et à sa gachette à travers la résistance R1 et la diode D1 (1N536). Ce thyristor est donc amorçé à chaque alternance et la charge s'effectue à travers lui (Régime pleine charge à 5 ampères). Un pont diviseur de tension formé d'une résistance de 47 ohms 1 W et d'un potentiomètre de 750 ohms 1 W est placé aux bornes de la batterie. La force électromotrice de cette dernière étant faible en raison de l'état de décharge la tension sur le curseur du potentiomètre est inférieure à la tension de référence de la diode Zener D2 (14Z4) qui, dans ces conditions, n'est pas conductrice. Il ne se produit aucune différence de potentiel positives comme le montre la figure 3. Ces

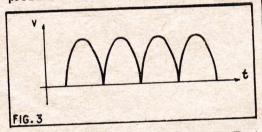

aux bornes de l'ensemble C-R7 (5 µF et 1.000 ohms 1/2 W). La gachette du thyristor TH2 (2N1595) n'étant pas positive, ce

dernier ne s'amorce pas.

A mesure que le temps de charge s'écoule la tension aux bornes de la batterie augmente et il arrive un moment où la tension sur le curseur du potentionètre dépasse la tension de référence de la diode Zener un courant circule dans l'ensemble C-R7 et provoque à ses bornes une différence de potentiel. Lorsque la tension cet égale à la somme de la sur le curseur est égale à la somme de la sur le curseur est égale à la somme de la tension de référence de la diode et de la tension nécessaire sur la gachette pour l'amorçage du thyristor TH2 ce dernier déclenchera à chaque alternance. Tout d'abord cet amorçage s'effectuera avec un retard d'un quart de période sur le début de l'alternance ce qui correspond au déca-lege entre la tension de crête d'alimentalage entre la tension de crête d'alimen'a-tion et du courant de crête de charge. La tension de la batterie augmente à mesure tension de la batterie augmente à mesure que le temps s'écoule finalement il con-duira avant que la tension sur l'anode de D1 ait atteint une valeur suffisante pour déclencher l'amorçage du thyristor TH1. Le pont diviseur formé par les résistances R1 et R2 (47 ohms et 47 ohms 2 W) main-tient la diode D1 polarisée en sens inverse et aucun signal de commande ne peut paret aucun signal de commande ne peut par-venir à la gachette du thyristor TH1. Cet venir à la gachette du thyristor TH1. Cet élément ne conduisant plus les alternances du courant de charge, le régime de pleine charge cesse. Une charge d'entretien et par conséquent plus faible subsiste à tra-vers la diode D3 (1N1115) la résistance fixe R6 (1 ohm 2 W et la résistance varia-ble R5 (25 ohms 1 W). Cette dernière per-met de régler le régime de la charge d'entretien. d'entretien.

Le potentiomètre P3 constitue un réglage de fin de pleine charge, car il permet de déterminer la valeur de la tension de la batterie pour laquelle TH1 ne doit plus

être conducteur. La réalisation pratique ne présente aucune difficulté. Il est bon cependant de prévoir pour le thyristor 2N1771 un radiateur thermique.

E. GENNE

vous pouvez construire

facilement ce photomètre


ultra-sensible

Les photographes professionnels et les amateurs organisés utilisent le photomètre pour mesurer la lumière qui tombe sur le sujet ou celle qui est reflétée par lui. Une échelle sur l'appareil de mesures Une échelle sur l'appareil de mesures donne le réglage correct de la caméra ou de l'appareil photo pour la catégorie de film utilisée. Chaque espèce de film, noir et blanc ou couleur) comporte un index d'exposition optimum en fonction de la sensibilité du film. Il existe bien sûr des appareils commerciaux permettant une appareils commerciaux permettant une telle détermination mais en général ils sont chers et fragiles. Celui que nous allons décrire est facile à réaliser et non moins facile à utiliser.

Principe

Le circuit de base de cet appareil est donné par la figure 1. Les résistances R, et R, forment un pont diviseur de tension et R2 torment un pont diviseur de tension placé aux bornes d'une batterie de pile B2. Ce pont détermine la polarisation de base du transistor et par conséquent le courant qui circule dans cette base. Si comme c'est le cas ici R2 est variable le courant de base l'est également. Une augmentation de R2 se traduit par une diministration de R2 se traduit par une dimini mentation de R₁ se traduit par une dimi-nution de la polarisation de base et du courant dans ce circuit. La diminution du courant de base entraîne une diminution du courant collecteur qui est fourni par la pile B₂. Inversement une diminution de R1 provoque une augmentation de courant collecteur.

Si la résistance R, peut être telle que sa valeur varie inversement à la quantité de lumière qui atteint sa surface le courant de base et le courant collecteur du transisitor varieront en concordance avec le flux lumineux. Un élément remplit précisément ces conditions : la cellule photo résistante au sulfure de cadmium. En effet en obscurité complète la résistance d'une telle cellule photo-électrique est très

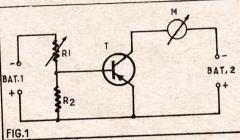


élevée atteignant couramment le megohr

élevée atteignant couramment le megohr et tombe à quelques centaines de millier d'ohms lorsqu'elle est directement éclarée. Si par conséquent on remplace dan la figure 1 la résistance R₁ par une tell cellule nous avons un circuit de base corvenant à un photomètre. La figure 2 refésente le circuit définitif découlant de rectement de celui de la figure 1.

Le transistor choisi est un 2N270 en rason de son grand gain de courant, so courant collecteur élevé obtenu avec un faible tension d'alimentation, et son faib courant de fuite. On peut également util ser des types équivalents comme SFT 1: ou 125 ou encore l'OC74. Les deux battries de la figure 1 ont été combinées une seule. Une pile crayon ordinaire 1,5 V peut alimenter l'appareil penda un très long temps.

Pour une photographie n'engloba gu'une petite surface seule la lumière per les combinères surface seule la lumière per les combinères surface seule la lumière petite surface seule la lumière petite surface seule la lumière de la combinère surface seule la lumière petite surface seule la lumière petite surface seule la lumière petite surface seule la lumière de la combine de la combine de la combine de la combinére de la comb

Pour une photographie n'englobe qu'une petite surface seule la lumière flétée par cette surface doit être mesur La lumière ambiante ou l'éclairage pe La lumière ambiante ou l'éclairage pé phérique lu par un photomètre convetionnel donne une valeur moyenne que têtre trompeuse et la cause d'u mauvaise exposition du sujet principal, problème de l'indésirable lumière in dente est résolu en plaçant la cellule de une sorte de tunnel ou tube. Les dim sions de ce tube peuvent aisément é calculées pour que la cellule ait le mê

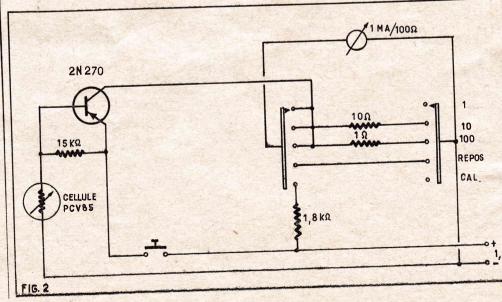

angle de vision que l'objectif. La confec-tinon de ce tunnel ne présente aucune dif-ficulté. On peut par exemple réaliser un cylindre avec une feuille de carton ou de matière plastique. Il est encore plus simple de se servir du corps ou mieux du couvercle d'un étui tubulaire à la condition qu'il ait les dimensions suivantes: Diamètre intérieur : 15 mm, profondeur : 16 mm. Le diamètre extérieur de la cellule est de 14 mm et son épaisseur de 6 mm. Cette cellule est une PCV 85.

L'assemblage de la cellule est facile. Il suffit de percer un trou pour le passage des fils. On peint l'intérieur et l'extérieur du tunnel avec de la peinture noire mate et on colle la cellule au fond de ce tunnel.

Le boîtier dans lequel on désire monter cet appareil est percé de façon à pouvoir recevoir les différents composants. Pour le tunnel et la cellule on pratique à une extrémité un trou dans lequel on engage à frottement dur le tunnel muni de la cellule et on colle cet ensemble au boîtier. Après séchage on peut peindre le tout de manière à donner un aspect professionnel à l'appareil.

Le galvanomètre utilisé a une déviation totale de 1 mA et une résistance interne de 100 ohms. Un commutateur miniature de 100 ohms. Un commutateur infinataire à deux sections 5 positions sert à modifier le branchement de cet appareil de mesure. En position « Cal » ce commutateur branche le galvanomètre aux bornes de la pile d'alimentation en série avec une résistance de 1 800 ohms. On constiune résistance de 1 800 ohms. On consti-tue ainsi un voltmètre qui permet de vé-rifier l'état de la pile et de se rendre compte si sa tension permet une mesure exacte. Si l'aiguille dévie dans un secteur compris entre 0,7 et 0,8 mA sa tension est jugée convenable. Pour faciliter cette vérification on peut à l'aide d'un stylo à bille colorer en rouge le secteur de l'échelle du cadran entre 0,7 et 0,8. Lors-que l'aiguille n'atteint plus le début de que l'aiguille n'atteint plus le début de cette marque il est nécessaire de remplacer la pile.

A la position « repos » le galvanomètre est court-circuité et débranché d'entre le collecteur du transistor et de la batterie ce qui supprime les risques de détérioration. Les trois positions suivantes du commutateur servent à modifier la sensibilité par l'introduction de shunts de 1 ohm et de 10 ohms. Ces sensibilités sont : 100 pour le shunt de 1 ohm, 10 pour celui de 10 ohms et 1 pour la dernière position du commutateur pour laquelle le galvanomè. 10 ohms et 1 pour la dernière position du commutateur pour laquelle le galvanomètre est seul dans le circuit ce qui correspond à la plus grande sensibilité. Le diviseur de tension qui alimente la base du transistor est formé d'une résistance de 15 000 ohms coté + alimentation et de la cellule coté +. Un bouton poussoir sert d'interrupteur qui ne ferme le circuit d'alimentation que lorsqu'on le presse. Cela constitue une précaution contre le risque de détérioration du galvanomètre si le courant dépassait la valeur maximum correspondant à une des trois sensibilités correspondant à une des trois sensibilités et en particulier, la sensibilité 1.

Le montage très simple est indiqué à la figure 3.

L'étalonnage

L'étalonnage est simple mais il doit être fait soigneusement si on veut que les indi-cations de l'appareil soient valables. On procède par comparaison avec un autre photomètre servant d'étalon, celui prêté par un ami par exemple. Pour ce cali-brage on peut réaliser une chambre noire avec une boîte en carton dont on peint l'intérieur en noir mat. On monte à une

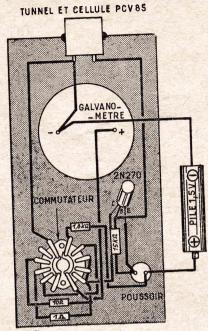


FIG.3

extrémité une ampoule de 25 watts. Le photomètre à étalonner et celui servant d'étalon sont disposés à l'autre extrémité. d'etaion sont disposes à l'autre extremité. La surface de la cellule photo électrique des deux photomètres doit être pointée vers le centre de l'ampoule au point le plus brillant. Ceci est facilement obtenu en tournant l'ampoule et les photomètres de manière à obtenir le maximum de déviation de l'un et de l'autre. Il faut également pouvoir faire varier de facon contiment pouvoir faire varier de façon continue la lumière produite par l'ampoule. Pour cela on peut utiliser soit un trans-formateur variable soit un rhéostat.

Les deux appareils étant dans la chambre noire on appuie sur le bouton poussoir et on augmente progressivement l'éclairage de manière à amener l'aiguille du photomètre à étalonner au maximum de déviation. On note alors l'indication fournie par l'appareil étalon. Ensuite on réduit l'éclairage de manière à faire coïncider l'aiguille de notre photomètre avec la graduation 0,9 et on note encore l'indication de l'appareil de comparaison. On continue ainsi à faire baisser l'éclairage de manière à réduire chaque fois de 1/10 de MA la lecture sur le photomètre à calide MA la lecture sur le photomètre à calibrer et chaque fois on note soigneusement l'indication de l'étalon. On peut ainsi dresser une courbe qui servira pour les trois sensibilités puisqu'il suffira de mettre en œuvre les coefficients multiplicateur 1, 10 et 100.

Avant chaque utilisation, il faut tour-ner le commutateur sur « Cal » afin de s'assurer que la batterie est en bon état. s'assurer que la datterie est en don état. Ensuite on place ce commutateur sur 100. On dirige l'ouverture du tunnel vers le sujet à photographier; on appuie sur le poussoir, on lit l'indication du galvanomètre et on se réfère à la courbe d'étalonnage. Si la sensibilité 100 ne procure pas une déviation suffisante de l'aiguille on se place sur la sensibilité 10 ou même 1. place sur la sensibilité 10 ou même 1.

On notera que l'angle de visibilité est très pointu. Par conséquent si on a à photographier un sujet violemment con-trasté il faut effectuer une mesure sur le point le plus lumineux et une sur le point le plus sombre et faire la moyenne des deux valeurs ainsi obtenues deux valeurs ainsi obtenues.

D'après RADIO ELECTRONICS

Vous n'avez peut-être p tous les derniers numér

«RADIO-PLAN

Vous y auriez vu notam

Nº 226 D'AOUT 1966

- Dépannage des amplis des TV è
- Récepteur portatif à transistors.
- Boîte de mixage. Téléviseur portatif à transistor.
- Contrôleur universel.

Nº 225 DE JUILLET 1966

- Un ampli-auto.
- Ondemètre-Champmètre.
- Alimentation pile secteur pour transistors.
- Chambres de réverbération et d'échos.
- Mesures de bobines.

Nº 224 DE JUIN 1966

- Récepteur original à amplification
- Dépannage des amplis. Mesures de capacités.
- Equipement électronique pour ve commandée.
- Tubes cathodiques pour T.V. en

Nº 223 DE MAI 1966

- TV en couleurs en circuit fermé
- Chambre de réverbération et chan Déclencheurs photoélectriques.
- Récepteur reflex à trois transist

Nº 222 D'AVRIL 1966

- Emetteur-récepteur à 2 canaux
 - Comment étendre les possibilit appareils de mesure. Le Tuner FM III.
- Electrophone portatif.

Nº 221 DE MARS 196

- Convertisseur à transistor pour maritime.
- Un nouvel ampli-préampli.
- Ampli pour guitare 12 Watts. Choix et construction d'un clavie électronique.

1,50 F le numéro

Adressez commande à « RADI 43, rue de Dunkerque, Paris-X*, p à notre compte chèque postal : Votre marchand de journaux h procurer ces numéros aux Transports-Presse


passons en revue les

montages multiplicateurs


de potentiels

par E. LAFFI

Même si les semi-conducteurs et les dispositifs annexes et dérivés ont, en s'éloignant du minimum de 200 volts admis jusque-là, considérablement réduit l'importance des hautes tensions et même s'il est tout de même assez difficile de désigner, par un tel terme, un potentiel qui ne dépasse guère la dizaine de volts, même dans ces divers cas, les techniciens à la recherche de l'encombrement le plus faible, et surtout du poids le plus réduit, continuent à dispenser leurs efforts à la production « artificielle » de telles tensions. Artificielles oui, puisqu'elles ne se contentent pas de sources de tension disponibles et qu'on en élève l'importance ou qu'on les diminue encore, de façon à les rendre finalement compatibles avec les exigences des montages. Même si les semi-conducteurs et les dispositifs annexes et

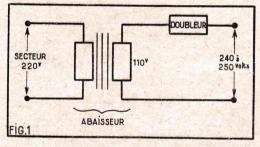


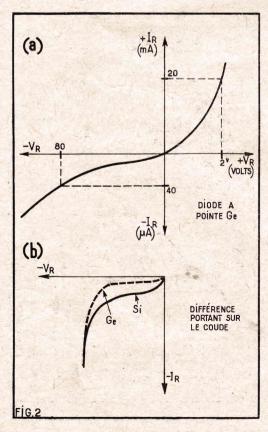Ainsi, même lorsqu'on dispose d'un secteur de 220 volts, on trouve de plus en plus, dans les récepteurs de télévision modernes, des transformateurs qui commencent par abaisser (fig. 1) cette tension jusqu'aux environs d'une centaine de volts, 120 au maximum, pour faire ensuite appel à un montage doubleur (évidemment de




tension) afin d'obtenir les 200 ou 250 volts exigés par certains des étages incorporés; dans un autre domaine, on retrouvera cette même tendance dans certains appa-reils destinés plus particulièrement à la réception de la radio en voiture et qui tiennent à une reproduction sonore audessus de la moyenne.

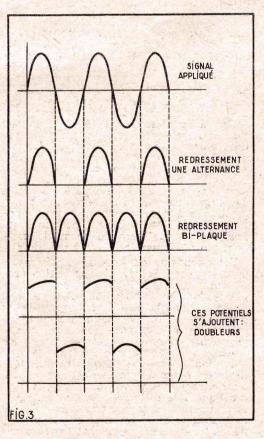Nous ne tenons nullement à prendre position dans cette querelle, nous consta-tons que cette mode a été consécutive à l'apparition de redresseurs, surtout au silicium (fig. 2) de qualité vraiment excep-



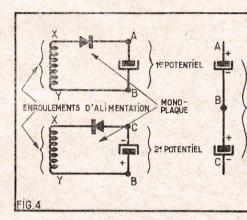tionnelle et que, n'ayant pratiquement ja-mais constaté de défaillance attribuable à la pièce détachée elle-même, nous n'avons par conséquent aucune — absolument au-cune — raison de ne pas nous aligner, nous aussi, sur cette façon de procéder.





Nous nous bornerons donc à rappeler l' sentiel de tels montages et à en tirer c conclusions générales.

La presque totalité des montages utili dans la pratique repose sur le redres ment successif des deux alternances et la récupération de la deuxième, tout co me le fait un peu un redressement du ty bi-plaque (fig. 3) par opposition avec lui-ci, par contre, on mettra, en quelc sorte, en réserve le produit de la premi de ces actions et ce, généralement a bornes d'un condensateur. C'est donc le type et par la disposition de ce conde sateur que se distingueront les divers c

cuits doubleurs connus et admis.

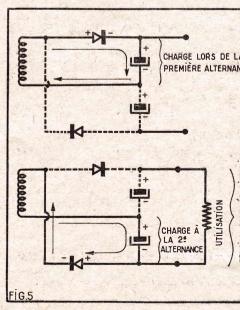Dans le montage doubleur, attribué
Latour et qui en porte le nom (du mo
dans nos pays francophones), les de
condensateurs indispensables sont (fig.
associés carrément en série et la han tension « fabriquée » se retrouve aux be nes des deux où il n'y aura alors p aucune difficulté à la prélever et à l'uti



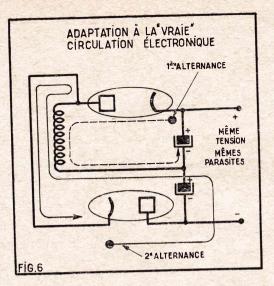


ser. Cette possibilité n'existera cependant que période après période, puisque les événements prendront un tour bien différent suivant l'alternance considérée et il importe que le premier de ces condensa-teurs ne se décharge pas dans l'autre ni dans l'utilisation avant que le deuxième n'ait, lui aussi, reçu sa pleine charge.

A quelque moment que nous attaquions cette période, seul l'un des deux redresseurs deviendra conducteur pour l'une des deux alternances et c'est lui qui chargera le premier condensateur à travers lequel le circuit pourra se refermer et on voit ainsi comment on peut éviter l'erreur souvent commise et qui consiste à attibuer deux potentiels opposés aux deux extrémités de cet enroulement, auquel prècisément, tout point-milieu fait défaut. Notre

figure 5 contient les polarités qui appa-raissent à ce moment-là aux bornes de ce condensateur et, là encore, on aboutirait à un résultat équivalent en raisonnant sur un courant électronique (fig. 6), seul valable à nos yeux ou, au contraire, en maintenant le sens, dit traditionnel, maintien pour lequel nous continuons à attendre des justifications satisfaisantes (surtout à l'âge de la semi-conduction qui non seulement ne se passe plus de cette notion, mais qui introduit même une autre sorte de parti-

La deuxième alternance de cette même période — détail des plus importants agira, en principe, de la même manière, et comme il s'agit d'un circuit authentiquement « série », peu importe que le redresseur se place près du point d'application des potentiels alternatifs, ou au contraire, au-delà du condensateur que le redresseur doit charger.

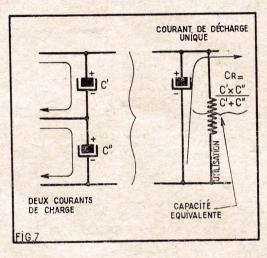On remarquera ainsi (fig. 7) que les deux potentiels présentent effectivement leurs polarités en série et dans le sens de leur addition, mais c'est à partir de



condensateurs pourront, en se déchargeant, cet instant seulement que les alimenter le circuit d'utilisation, évidemconvenable, un filtrage convenience avons symbolisé par après que nous circuit une résistance unique, puisqu'en fait il incombera bien à l'alimentation de fournir un certain nombre de milliampères sous l'effet de ce potentiel, précisément doublé. Ici encore, c'est le circuit qui suit le redressement proprement dit qui déterminera la durée de la décharge, donc indirectement la valeur à donner à ce condentered de la décharge de la décharge donc indirectement la valeur à donner à ce condentered de la décharge de la decharge de la decha sateur pour que, avant l'arrivée de la prochaine alternance redressée (avant la décharge aussi) il ait conservé une bonne partie des charges accumulées précédemment : c'est cette constante de temps qui finalement constituera l'élément détermi-nant pour le potentiel exact à atteindre.

Deux condensateurs encore dans le cas du doubleur, type Scheinkel (appellation également réservée à la France et peu employée dans les publications allemandes ou anglo-saxonnes). mais fonctions nettement différentes et (fig. 8) même nécessité de prévoir des performances bien supérieures, en premier lieu, en ce qui concerne l'isolement et la tension de service. Ce système confirmerait, si besoin était, la réalité des potentiels présents aux bornes d'un condensateur, par suite des polarités provoquées lors d'une première charge : la première alternance charge, en effet, ce condensateur de la façon la plus traditionnelle et comme on ne permet toujours pas à cet engin de se décharger avant l'arrivée del'alternance suivante, on trouvera, au moment où celle-ci apparaît, deux potentiels en série. Certes, nous réalisons parfaitement ce que peut avoir de choquant

l'idée de bénéficier de deux potentiels superposés, l'un typiquement continu et l'autre non moins exactement alternatif (fig. 8-b), mais la réalité confirme que c'est bien la somme de ces tensions que l'on confie au même redresseur.

C'est là que se situe la première servitude, puisque celui-ci devra être d'un type peut-être différent, admettant à ses bornes une tension déjà presque double. A cela vient s'ajouter que, contrairement au mon-tage précédent, c'est un seul condensateur qui doit supporter la totalité du potentiel doublé, alors que l'autre présentera, en outre, la particularité de se laisser traverser par une nette composante alternative, malgré la présence des habituelles sorties polarisées.

Le problème relève essentiellement de la technologie et des conditions de fabrication et il dépasse donc le cadre de cet exposé, mais nous voudrions tout de même mettre nos lecteurs en garde contre meme mettre nos lecteurs en garde contre la tendance, constatée maintes fois, qu veut que l'on se contente d'un certain nombre de farads (de microfarads, d'ail-leurs) et d'indications portant sur la ten-sion de service, alors, qu'ici, il faudrait lors d'un achat, spécifier absolument de montre de la contre de la c quel travail spécial on destine le specimen

On remarquera d'ailleurs aussi, la parti-cularité (à ne pas perdre de vue!) d'une extrémité de l'enroulement du transforma teur d'alimentation isolé obligatoiremen de la masse, tout comme le point de jonc tion des deux condensateurs, donc le boî tier de l'un d'entre eux. Notre figure montre, d'une part, comment de tels mon tages se présenteraient si on avait à utiliser des valves à vide qui se prêtent évi demment à la perfection à de telles utiliser des valves à la coule condition d'evair cher sations, à la seule condition d'avoir cha cune sa cathode et son anode accessible séparément. Comme il n'y a pratiquemer rien de changé dans une multiplicatio plus poussée encore, comportant surtou un nombre d'étages plus élevé, nou croyons pouvoir nous contenter d'en don ner quelques schémas pratiquement et d




L'électronique s'apprend (et se comprend) vite et bien avec Common-Core


Conception révolutionnaire, les Cours Common-Core sont la plus extraordinaire méthode qui ait jamais été réalisée pour apprendre avec simplicité et efficacité les bases de l'électricité et l'électronique. Formation mathématique non nécessaire. Plaisant, sans rien de rébarbatif : cela se lit comme des bandes dessinées. Pas de devoirs à faire.

Créés pour la formation accélérée des techniciens de la Marine U.S., les Cours Common-Core sont depuis adoptés par les centres de formation de nombreuses entreprises : Cie des Téléphones Bell, General Electrique, Standard Oil, Thomson, Western Electric, T.W.A., la R.A.F., la Royal Canadian Air Force, etc.

GRATUIT	
Una trac intéraccante de	ocumentation dratuite vous
adressée en renvoyant	Common-Core vous sera ce bon à : Gamma (Ser-
vice CH), 1, rue Gara	ancière, Paris-6°.


M	
nº rue	
Localité	Départ
THE PARTY OF THE PARTY OF	

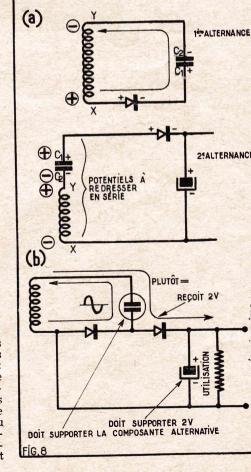

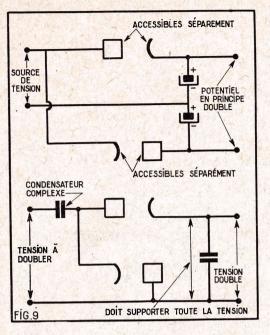


rectement exploitables (fig. 10), nous dirons, par contre, quelques mots, d'abord des applications que l'on peut faire de ces principes en détection, ensuite, de ces véritables générateurs électriques (nous disons bienélectriques et non pas électroniques) que constituent certains oscillateurs à transistors; enfin, des élévateurs de ten-sion rencontrés, on peut le dire, sans ex-ception aucune, dans les récepteurs de télévision.

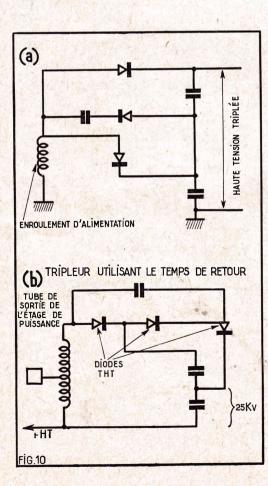Il est certain que, de nos jours, avec la sensibilité des étages qui précèdent la détection, celle-ci ne demande plus guère que l'on élève la tension délivrée par elle pour lui donner un niveau suffisant, compatible avec le recul de grille de l'étage amplificateur en tension des étages de



basse fréquence. Néanmoins, et pour de simples raisons d'amortissement des circuits résonnants qui alimentent cette détection, on pourrait se trouver devant la nécessité d'employer une détection, à la fois bi-plaque et doubleuse : notre figure 10-a traite ce cas sommairement, mais tout de même, avec, à notre avis, les détails utiles à une application réalisable.

Dans le deuxième groupe cité, il s'agit tout simplement d'oscillateurs souvent sinusoïdaux, mais ce n'est là nullement une obligation, travaillant en basse ou en haute fréquence et dont le produit est alors appliqué à un montage détecteur des plus traditionnels : là encore, on constate (fig. 10-b) l'apparition d'un courant détecté ou redressé (quel est le bon terme en l'occurence?) avec — voilà l'important — une valeur moyenne, même une véritable composante qui peut, par la suite, devenir continue : bref, tout ce qui est nécessaire

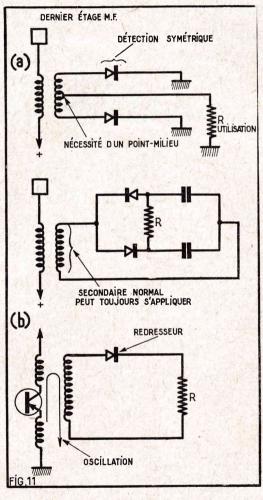

à l'obtention finale d'une haute tension redressée, filtrée, qui présentera, dans les cas courants, l'inconvénient de ne pas dé-livrer de très fortes puissances. Et pourtant le kilowatt est atteint et dépassé, mais ce serait là aller vraiment loin pour nos besoins d'amateur.

C'est enfin encore au principe des oscillateurs que l'on peut rattacher les sources de très haute tension, telles qu'on les applique aux tubes cathodiques des récepteurs de télévision toujours, des oscilloscopes parfois : indirectement on doit, certes, le déclenchement du phénomène aux signaux que nous transmet l'émetteur, mais les caractéristiques mêmes des organes, les coeffficients de surtension des bopropriétés des circuits résonnants et oscillants. binages, surtout, nous ramenent bien aux

CINÉ - PHOTO - RADIO

rue des Plantes, PARIS (14°) FON. 93-65 - CCP Paris 4638-33


MATERIEL GARANTI NEUF ET OFFERT A DES PRIX SANS CONCURRENCE

AGRANDISSEURS

IMPORTES DE POLOGNE



Modèle " BETA

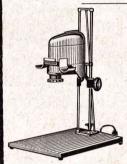

Modèle

"MÉTÉOR"

24 x 36 - 18 x 24 -24 x 24 et 40 x 40. Objectif Matar 1 : 4,5 - F : 50 mm Lampe 60-75 watts opale culot Edison réglable. Double condensateur.

Double condensateur.

Eclairage uniforme du champ de l'image par réflexion sur miroir plan. Plaque de base : 390 x 570 mm.

Triple colonne hauteur de par projection. Triple colonne pivotante à 360° sur la base. Complet, avec lampe, optique, caches et filtre incorporé. (Spécifier le voltage : 110 ou 220 V).


MODELE « KROKUSS 2 » porte pégatif avec caches.

Suppléments facultatifs pour ce type :
Objectif « Emitar », 1 : 4,5/76 mm
Objectif « Mikar », 1 : 4,5/55 mm

Cache-margeur métallique 18 x 24, fonte d'alu nervurée, martelée gris, dessus surfacé et laqué blanc mat, avec système réglage individuel de la marge, réglettes noires graduées. Poids : 2,5 kg.

Prix (franco : 72,00) 67,00

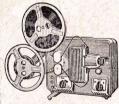Matériel de toute 1^{re} qualité. Fabrication très soignée Vendu avec garantie d'un AN et livré avec certificat de douane.



CINÉ-GEL 9,5 mm

98,00

Bas voltage 8 volts 50 watts. Bi-tension de 120 à 240 volts, réglage par rhéostat. Bobines pou 120 mètres. Encombre ment : 260 x 195 x 165 mm. 385,00

(franco: 405,00)

LE SAVOY 3 FLASH **POUR F 150,00**



(Fco c/ mandat de 155,00 F)

et d'une valeur de 279,00 F

Flash incorporé 1/30° a

300°. Distances lues dan le viseur. Témoin cor trôle de batterie.

APPAREIL NEUF EN BOITE D'ORIGINE, GARANTI UN AN 25.0 Supplément pour sac cuir « tout prêt » ..

Expédition rapide contre mandat. Pas d'envoi contre remboursement
Magasin fermé du 23 juillet au 6 septembre
MAIS EXPEDITIONS RAPIDES ASSUREES.

Documentation contre 2 timbres à 0,30

amplificateur HI-FI

stéréophonique

à transistors 2 x 16 watts

La technique de la reproduction sonore est à l'heure de la haute fidélité et de la transistorisation. La mise en œuvre des semi-conducteurs dans ce domaine, qui se généralise rapidement, contribue à améliorer les qualités des ensembles, car ces composants ont rendu possible la création de nouveaux circuits tels que, les pushpulls sans transformateur d'entrée et de sortie, et les liaisons directes entre étages qui étaient difficilement réalisables avec les tubes à vide.

La reproduction stéréophonique qui, pendant un temps, ne touchait qu'un nombre restreint d'amateurs de belles interprétations, conquiert chaque jour davan-tage le grand public. Actuellement on ne conçoit pratiquement plus une installation Hi-Fi autrement que stéréophonique. Il faut alors songer que tous les circuits sont

pratiquement doublés. On peut imaginer la taille qu'aurait un appareil équipé de lampes analogue à celui que nous vous proposons ici qui tient dans un coffret dont les dimensions sont : 375 imes 250 imes 120. Nous avons d'ailleurs suffisamment de fois signalé les avantages apportés par la transistorisation en matière de reproduction BF pour que nous n'ayons pas à insister sur ce sujet.

Signalons avant d'examiner ses caractéristiques techniques que cet appareil, se-lon la tendance actuelle, se présente sous la forme monobloc, ce qui signifie que le préamplificateur correcteur est incorporé. Pour notre part nous considérons que cette formule est préférable à celle du préampli séparé qui augmente les dimensions et le nombre des câbles de raccordement.

Caractéristiques techniques

Cet amplificateur possède 6 entrées : PU1 pour tête magnétique à basse impédance, PU2 pour pick-up haute impédance (céramique, piézoélectrique), phone, Tuner (AM ou FM), Micro, Télévision. La prise magnétophone donne la possibilité, comme nous le verrons plus loin, non seulement de reproduire les enregistrements sur bande, mais également le raccordement à l'entrée d'un magnétophone ou d'un adaptateur, des différentes prises d'entrée que nous venons de citer. Cela permet, par simple commutation, l'enregistrement des signaux BF appliqués aux autres prises. Deux possibilités sont offertes pour l'enregistrement : la position normale ou avec Monitor. Dans le premier cas on contrôle, à l'aide de l'amplifiacteur, les signaux appliqués à la prise d'entrée sélectionnée. Dans le second on contrôle les signaux appliqués la tête magnétique

d'enregistrement. On peut ainsi juger de la qualité de l'enregistrement.

Voici maintenant quelques chiffres élo-

Puissance: 2 × 16 watts efficaces pour

une impédance de sortie de 4,5 ohms. Sensibilité de la prise PU1 = 1,5 mV. Sensibilité des autres prises = 150 mV. Courbe de réponse = linéaire de 20 à

Correcteur de tonalité coupure des gra-es — 20 dB à 20 périodes. Coupure des aiguës — 20 dB à 20 000

Relevé des graves + 20 dB à 20 pé-Relevé des aiguës + 20 dB à 20 000 pé-

Rapport signal/bruit = -70 dB. Distorsion harmonique = < 0.6 %. Distorsion intermodulation = 0.5 % 15 watts.

Correction RIAA sur prise PU1.

Le schéma - fig. 1

Comme toujours lorsque nous étudions un amplificateur stéréophonique nous n'examinerons qu'une voie que, pour bien la situer, nous appellerons « voie droite ». La voie gauche étant absolument identique, tout ce que nous dirons se rapportera également à elle.

Les différentes prises d'entrée : PU1, PU2, MGT, Tuner, Micro et TV sont sélectionnées par un commutateur à six positions (Fonctions). La prise PU1 étant destinée à un pick-up basse impédance délivrant un signal relativement faible nécessite une préamplification supplémentaire. Elle est donc suivie d'un préamplificateur à deux étages. Chaque étage est équipé d'un transistor NPN, BC131. Le circuit d'attaque de la base du premier BC131 est constitué par une résistance de 150 000 ohms allant à la masse et un condensa-teur de liaison de 10 µF. La polarisation de cette base est appliquée par une 18 000

ohms montée en fuite. Elle est prise sur l'émetteur du second étage et transmise au point froid de la 18 000 ohms par une au point froid de la 18 000 onms par une 47 000 ohms. Ce point froid est découplé vers l'émetteur du premier BC131 par un condensateur de 10 µF. Une résistance de 560 ohms est placée entre cet émetteur et la masse. Notons que l'alimentation du préamplificateur a lieu sous 12 V et que le masse correspond que mains. la masse correspond au « moins ».

Le circuit collecteur contient une résistance de charge de 47 000 ohms et attaque par liaison directe la base du BC131 du second étage. Le circuit émetteur de ce transistor contient une résistance de 4 700 ohms et sa charge collecteur est une 27 000 ohms. Cette disposition qui tend à devenir classique, offre l'avantage d'assurer une excellente stabilisation de l'effet de température et est de plus en plus utilisée sur les ensembles de qualité. Vous avez sans doute remarqué la valeur élevée des résistances de charge. Dans ces conditions, les

deux transistors fonctionnent à faible cou rant, ce qui est très favorable pour le rap port signal/bruit.

Un circuit de contre-réaction joint collecteur du second BC131 à l'émetteu du premier. Il est composé d'une 1800 ohms shuntée par un 3 300 pF, groupement qui est en série avec un autre groupemer qui contient une 150 000 ohms en série avec un 3 300 pF, le tout shunté par u 3 300 pf. Ce réseau de contre-réaction sé lective assure la correction de gravur selon les normes RIAA. La ligne + 12 de ces deux étages contient une cellule d découplage composée d'une résistance d 1 000 ohms et d'un condensateur de 100 µE Le collecteur du second BC131 est reli à une position du commutateur de fonc

Le commun de ce commutateur est reli à la section « Enregistrement » de l prise MGT et à la paillette « Normal d'un commutateur « Normal-Monitor » d'un commutateur « Normal-Monitor » Dans cette position la prise sélectionné par le commutateur de fonctions est relié à l'entrée de l'enregistreur et à la suite de l'amplificateur. On peut donc procéder dans cette position, à l'enregistrement su bande magnétique des signaux BF délivré par l'une quelconque des autres prises e en même temps d'écouter les sons aux-quels ils correspondant par le truchemen de l'amplificateur. Remarquons que les sons ainsi écoutés sont prélevés avant leur passage dans l'enregistreur puisqu'ils son directement à la sortie du traducteur (PU Micro, etc.). En position « Monitor » la suite de l'amplificateur est reliée à la section « sortie modulation » de la prise MGT ce qui permet d'écouter avec l'amplificateur les sons enregistrés. Ce contrôle n'est toutefois possible qu'avec les enregistreurs possédant des têtes d'enregistrement et de lecture distinctes. Le commun du commutateur « Normal-

Monitor » attaque un commutateur « Mono-stéréo direct-stéréo inverse ». En position « Mono » il réunit les communs des sélecteurs de fonctions des deux voies et les amplificateurs droite et gauche. Les deux amplificateurs reproduisent donc les mêmes sons, ce qui correspond à une audition monophonique. En position « direct » les signaux BF de droite sont appliqués à l'ampli « droite » et les signaux de gauche à l'ampli « gauche », on obtient donc un effet de stéréophonie direct. En position « Inverse », les entrées de droites sont reliées à l'ampli « Gauche » et vice-versa, de sorte que les sons de droite sont reproduits à gauche et les sons de gauche le sont à droite.


sont à droite.

A la sortie du commutateur « Mono-Direct-Inverse » nous trouvons le poten-tiomètre de volume de 50 000 ohms (loga-rithmique). La liaison entre son point chaud et le commutateur est réalisée par un 10 µF. Son curseur attaque par un con-densateur de même valeur la base d'un densateur de même valeur la base d'un transistor ASY26 (PNP). La polarisation est transmise à cette base par une résistance de fuite de 150 000 ohms. Elle est obtenue par un pont comprenant côté masse une 330 000 ohms et côté + 12 V

150 000 ohms. Ce pont est découplé s l'émetteur par un 10 μF. Le circuit stteur contient une résistance de stabition de 3 300 ohms et le collecteur est rgé par un 27 000 ohms. Ce collecteur que par liaison directe la base d'un 31 (NPN) monté en collecteur com-

mun. La charge d'émetteur est une 4700 ohms. Avec un tel montage l'impédance d'entrée est élevée (environ égale à la charge d'émetteur multipliée par le gain en courant). Cela permet ici d'alimenter l'ASY26 à faible courant et de le faire par conséquent travailler à faible souffle. D'un

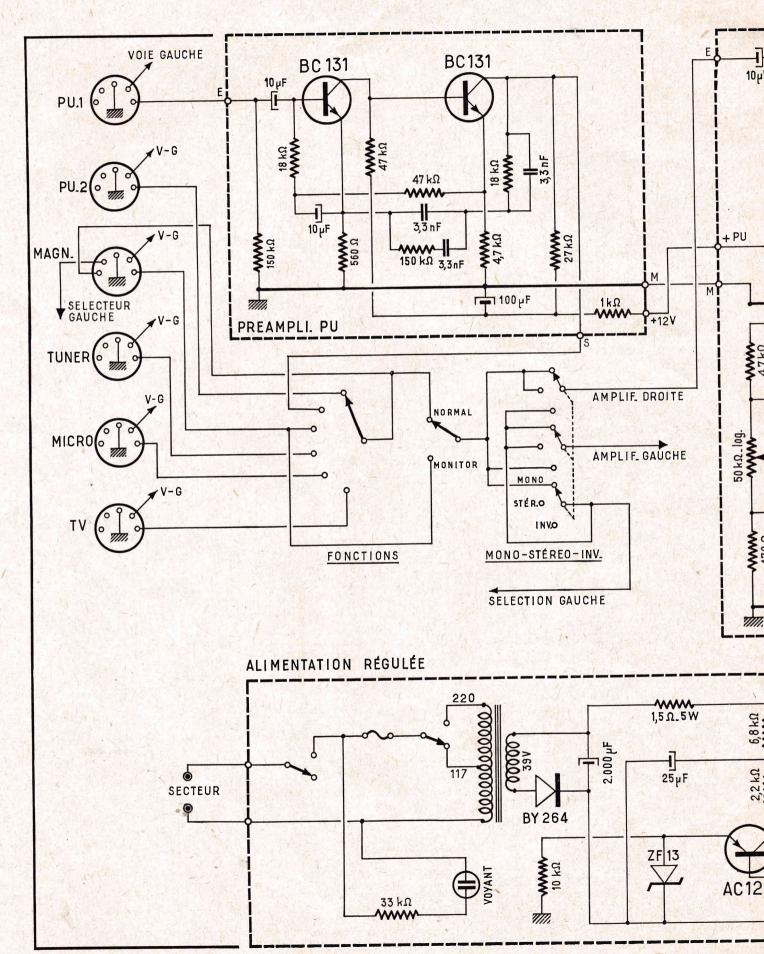autre côté, l'impédance de sortie est faible, ce qui est propice à l'attaque du dispositif de réglage « Grave-Aiguë » qui suit. Notons que la tension d'alimentation de ces deux étages et celle des deux étages du préamplificateur PU1 est ramenée à 12 V et régulée par une diode Zener ZF13




shuntée par un condensateur $0.67~\mu F)$. Une 7500 ohms a entre les curseurs des deux po qui attaquent à travers une 1 un condensateur de $10~\mu F$ la b sistor BC131. Entre le point de la 1000 ohms et du $10~\mu F$ et

logarithmique de 50 000 ohms et un 20 nF aboutissant à la masse. La branche « graves » est constituée par une 4 700 ohms, un potentiomètre logarithmique de 50 000 ohms et une résistance de 470 ohms allant à la masse. Chaque portion du potention mètre de part et d'autre du curseur est

et une résistance de 1 000 ohms insérée dans la ligne + 12 V. Cette ligne est découplée par un condensateur de 100 µF.

La liaison entre l'émetteur du BC131 et le contrôle de tonalité met en œuvre un 10 µF. La branche « aiguës » du dispositif comprend un 1 000 pF, un potentiomètre

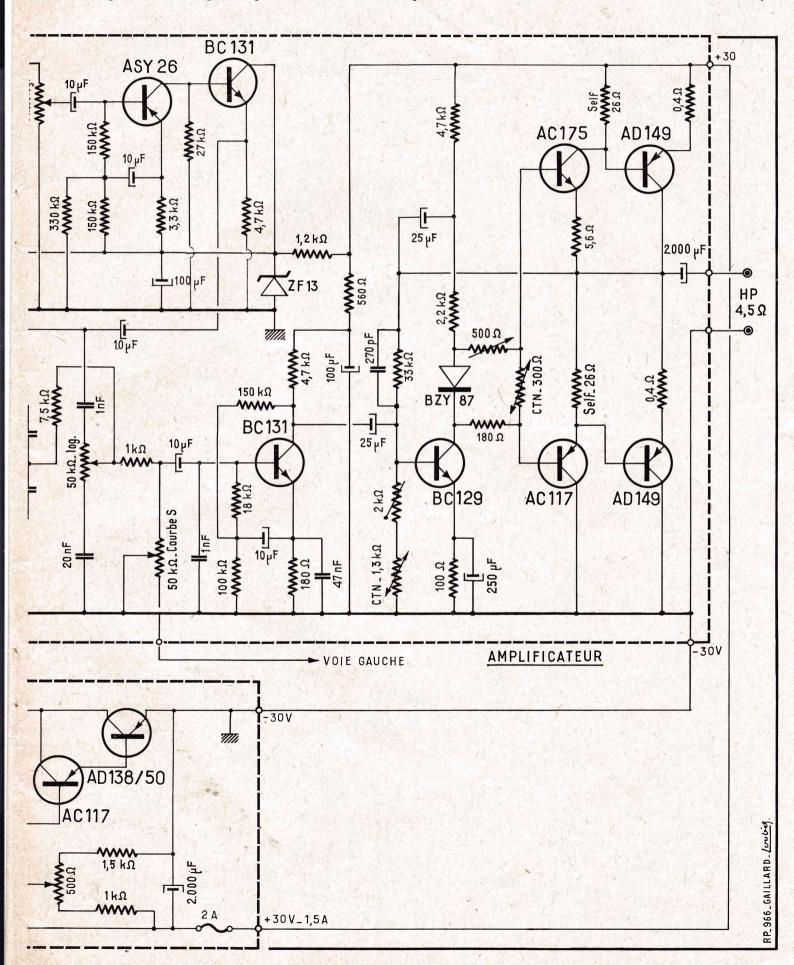

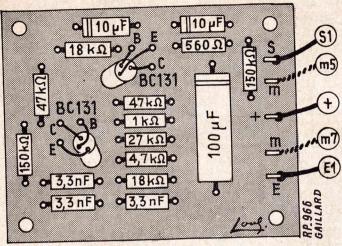


FIG.2_CIRCUIT PRÉAMPLI. PU

respondant de la voie gauche est branché le potentiomètre de balance de 50 000 ohms dont le curseur est à la masse. Ce poten-tiomètre a une courbe de variation en S de manière à donner une variation plus

rapide à mi-course.

La base du BC131 est découplée par un La pase du BC131 est découplée par un 1 000 pf. Elle est polarisée à travers une 18 000 ohms par un pont composé d'une 100 000 ohms côté masse et une 150 000 ohms allant au collecteur ce qui procure un effet de contre-réaction. Ce pont est découplé par un condensateur de 10 µF allant à l'émetteur. La résistance du circuit ématà l'émetteur. La résistance du circuit émetteur fait 180 ohms et est découplée par un 47 nF. Cette faible valeur introduit une contre-réaction sélective qui relève le niveau des « aigués » La charge collecteur veau des « aiguës ». La charge collecteur est constituée par une 4 700 ohms. Une

est constituée par une 4700 ohms. Une cellule de découplage composée d'une 560 ohms et d'un 100 µF a été prévue entre cette résistance et la ligne + 30 V.

Le collecteur du BC131 attaque à travers un 25 µF la base d'un BC129 (NPN). Le pont de base de cet étage comprend, 2000 ohms en série avec une CTN de 2 000 ohms en série avec une CTN de côté masse, une résistance ajustable de 1 300 ohms. L'autre branche est une 33 000 ohms shuntée par un 270 pf qui aboutit à la ligne médiane de l'étage final. Cette ligne étant le point où on prélève le signal de sortie, la 33 000 ohms introduit une contre-réaction. Le 270 pf constitue une protection contre les rotations de phase qui risqueraient de provoquer l'accrochage. La résistance d'émetteur de cet étage fait 100 ohms et est découplé par un 250 μF. Elle contribue, ainsi que la CTN du pont de base, à la stabilisation de l'effet de température. pérature. La contre-réaction en continu introduite par la 33 000 ohms stabilise l'effet de température de cet étage d'attaque et du push-pull. Le circuit collecteur contient une diode BZY87, une 2 200 ohms et une 4700 ohms. La diode est shuntée par une 18 ohms en série avec une CTN de 300 ohms et une résistance ajustable de 500 ohms.

Le circuit collecteur du BC129 attaque la base de deux transistors complémentaires apairés : un NPN, AC175 et un PNP AC117. Ces deux transistors sont disposés en série entre + et — 30 V. Le collecteur de l'AC175 est chargé par une 26 ohms et une résistance de même valeur est placée dans l'émetteur de l'AC117. Une 5,6 ohms est prévue dans l'émetteur de l'AC175.

Les bases de ces deux transistors sont reliées aux extrémités de la CTN de 300 ohms qui contribue ainsi à la compensation de l'effet de température. La diode BZY87 fournit à ces bases la polarisation nécessaire pour éviter la distorsion de croisement. Cette polarisation peut être équi-librée grâce à la résistance ajustable de 500 ohms.

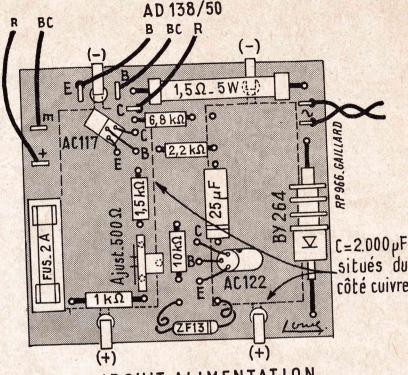


FIG. 4_ CIRCUIT ALIMENTATION

Ce condensateur de 25 µF placé entre la ligne médiane du push-pull et le point de jonction des résistances de 2 200 ohms et de 4 700 ohms produit une contre-réaction qui évite une distorsion qui augmenterait avec la température. Le collecteur de l'AC175 attaque directement la base d'un transistor de puissance AD149 tandis que l'émetteur de l'AC117 attaque la base d'un autre transistor de même type. Les deux AD149 sont, bien sûr, en série entre + et — 30 V. Dans l'émetteur de chacun d'eux une résistance de compensation de 0,4 ohms est prévue. Le haut-parleur de 4,5 ohms d'impédance de bobine mobile est branché entre la ligne médiane de ce pushpull série et la masse. Un condensateur de 2 000 µF évite que la composante continue soit dérivée à travers cette bobine mobile.

La tension d'alimentation est obtenue à partir d'un secteur 117 ou 220 V par un transformateur délivrant une tension se-

condaire de 39 V. Cette tension est redres sée par une diode BY264. Un condensateu de 2 000 µF est prévu en sortie de redres seur. Une résistance de protection d 1,5 ohms - 5 w est prévue dans le circui

Cette alimentation est régulée par u transistor ballast AD138/50 placé dans l ligne —. Ce transistor est commandé pa un AC117, lequel est commandé par u AC122. La tension de référence est appl quée à l'émetteur de l'AC122 par une dioc Zener ZF13 alimentée à travers un 10 000 ohms. Cette tension est comparée une fraction de la tension de sortie obte nue sur le curseur d'un potentiomètre 500 ohms, encadré par une 1 500 ohms une 1 000 ohms. Le potentiomètre perm de régler la tension de sortie exacteme à la valeur nécessaire : soit 30 V. Un condensateur de 2000 µF est prévu en sort du régulateur. Un voyant néon indique l'appareil est ou non sous tension.

Réalisation pratique

Les circuits imprimés. - Les deux préamplificateurs PU1, les deux amplificateurs ainsi qu'une grande partie de l'alimenta-tion régulée sont réalisés sur des circuits imprimés. Il convient avant toute chose d'équiper ces circuits. Ce travail est facilité par le fait que sur la face bakélite sont imprimées en blanc la position et la valeur de tous les éléments. Nous des parties de la contra valeur de tous les éléments. Nous donnons, en outre, à la figure 2 le plan de câblage des préamplificateurs, à la figure 3 le plan des amplificateurs et à la figure 4 celui de l'alimentation. A noter que les organes représentés en pointillé sur la face bakélite doivent être placés côté cuivre. C'est le cas notamment des deux condensateurs de 2000 µF de l'alimentation. L'ordre des opérations est indifférent, mais nous pensons qu'il est préférable de mettre en place en dernier les transistors en prenant les précautions d'usage pour éviter un échauffement excessif des jonctions au moment de la soudure. Remarquons que le circuit « alimentation » supporte le redresseur BY264 et le porte-fusible (fusible 2A). Sur les points de raccordement des gircuits imprimés en soude dement des circuits imprimés on soude des broches sur lesquelles viendront s'en-

ficher des prises femelles soudées a extrémités des fils de liaison. Ce procé évite de faire des soudures sur les circu imprimés lorsqu'ils sont en place, ce souvent serait mal aisé. D'autre part, c permet un démontage rapide lors, j exemple, d'un dépannage.

On soude sur les deux circuits imp més « Amplificateur » les potentiomèt Balance, aiguës, graves et volume. Ces tentiomètres, à l'exception de celui de lance, sont doubles et ils sont assemb de manière que les broches d'une sect soient à l'opposé de celles de l'autre s tion. En soudant les broches d'une sect sur un des circuits imprimés et les broc de l'autre section sur l'autre circuit im mé on réalise l'assemblage de ces dern qui doivent se trouver à environ 3,5 l'un de l'autre. Cet assemblage doit faire de façon que le côté cuivre so l'extérieur. Il est renforcé par deux con nettes métalliques. Le potentiomètre balance étant soudé seulement sur un circuits imprimés, il faut établir la lia d'une de ses extrémités avec l'autre cir imprimé, ce qui est obtenu par une p connexion.

Le châssis principal. — Le montage général s'effectue sur un châssis métallique de 340 × 195 mm et doté d'une face avant et d'une face arrière de 88 mm de hauteur (fig. 5). Sur la face avant on monte les commutateurs de fonctions, « Normal-Monitor », « Mono-Stéréo directe et inverse », le voyant et l'ensemble des amplificateurs. Pour ces derniers, la fixation s'opère par les canons des potentiomètres. Le décor de la face avant est aussi serré sous les écrous des potentiomètres et des commutateurs rotatifs.

Sur la face arrière on monte les six prises « Entrée », les deux prises de HP, le fusible secteur et le répartiteur de

tensions,

On établit les liaisons entre le commutateur de fonction et celui « Normal-Monitor » qui est du type à glissière. Avec du câble à deux conducteurs blindés on relie les paillettes du commutateur de fonctions aux prises PU2, MGT, TUNER, MICRO et TV. Le commutateur de fonctions possède trois galettes; celle avant est réservée à une voie, celle arrière à l'autre voie et celle du milieu sert de relais pour la soudure des gaines de blindage. Par un cordon séparateur à deux conducteurs blindés on relie les broches « Enregistrement » de la prise MGT aux paillettes de la position « Normal » du commutateur « Normal-Monitor ». Les communs de ce commutateur sont alors reliés par un câbls blindé à deux conducteurs au commutateur « Mono-Stéréo ». On établit les liaisons entre les paillettes de ce commutateur et avec l'entrée des deux amplificateurs. Il est indispensable de souder

les gaines de tous les câbles blindés aux points indiqués sur le plan de câblage.

Les quatre transistors AD149 sont fixés sur un radiateur commun qui affecte le profil d'un U et dont la longueur est 300 mm. Sur une des faces de ce refroidisseur qui correspond à une branche du U on dispose le AD138/50 de l'alimentation stabilisée. Pour tous ces transistors le collecteur correspond au boîtier. Il faut donc isoler ce boîtier du radiateur par une rondelle de mica et prévoir des traversées isolantes sur les vis de fixation. Une cosse est nécessaire sur une des vis pour le raccordement du collecteur.


On pose les cordons à trois conducteurs pour la liaison des AD149 avec les circuits imprimés « Amplificateur » ainsi que ceux de raccordement avec les prises HP. En même temps on pose le cordon à deux conducteurs d'alimentation des deux am-plificateurs. Ces fils seront raccordés ultérieurement aux points + et « masse » du circuit imprimé alimentation. La liaison entre les lignes — et + 30 V des circuits « amplificateur » est assurée par les colonnettes métalliques. On fixe les circuits imprimés « Préamplificateur » sur une face du radiateur à l'aide de colonnettes en métal. Un de ces circuits doit se trouver à 10 mm de cette face et l'autre à 22 mm du premier. On peut alors fixer le radia-teur sur le fond du châssis par deux boulons. Sur ces boulons on prévoit des entretoises tubulaires de 5 mm de manière à éloigner la base du radiateur du fond du châssis. Par du câble blindé à deux conducteurs on relie les « Sorties » des préamplificateurs au commutateur de fonctions. Les « Entrées » sont connectées à la prise PU1. Les points + des préamplificateurs sont connectés aux points + PU des circuits imprimés « amplificateur ».

circuits imprimés « amplificateur ». Sur le fond du châssis, on pose les clips de fixation des condensateurs de 2000 μF . Ces condensateurs une fois en place sont soudés entre une des broches des prises HP et le fil correspondant des cordons venant des points HP des « Amplificateurs ».

On met en place le circuit imprimé « Alimentation ». Sa fixation est obtenue en engageant les condensateurs de 2 000 µF situés sur la face cuivre dans des clips analogues à ceux des condensateurs de sortie HP. On fixe également le transformateur d'alimentation. On soude le cordon d'alimentation. On établit les liaisons entre le primaire de ce transfo, le répartiteur de tension, le fusible « secteur » et le voyant. On raccorde le secondaire aux points « alternatif » du circuit imprimé « Alimentation ». On relie les broches Emetteur-Base et la cosse collecteur du AD138 aux points E, B et C du circuit imprimé. On branche le cordon d'alimentation des Amplificateurs aux points + et « masse » de l'alimentation.

Réglages

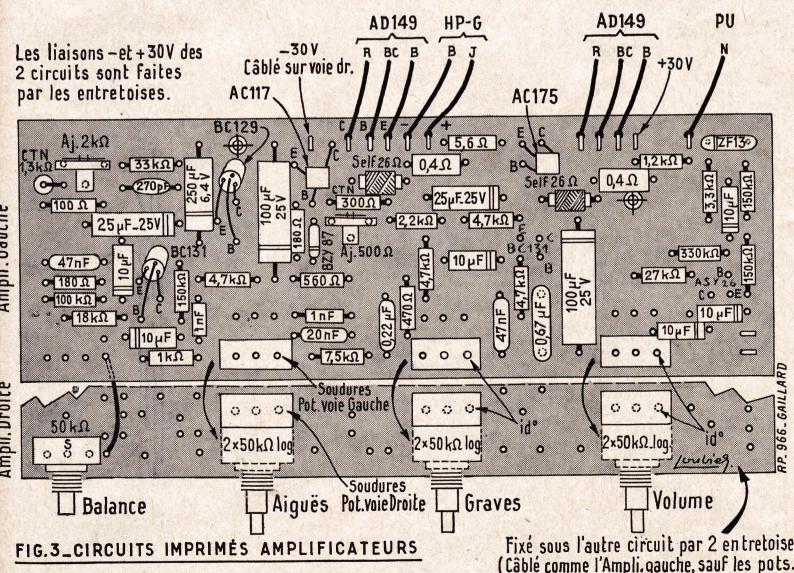Après l'indispensable vérification du câblage on effectue le réglage. On commence par amener la tension de sortie de l'alimentation, exactement à 30 V. Pour cela on agit sur le potentiomètre de 500 ohms tout en contrôlant la tension de sortie avec un voltmètre de résistance interne élevée.



règle ensuite le potentioe de 2000 ohms du pont de du transistor BC 129 de amplificateur de manière à r entre le pôle + du condenur de liaison avec le hauteur et la masse exactement oitié de la tension d'alimenn, soit 15 V. Ce réglage doit fait pour chaque voie.

n règle la résistance ajustable 600 ohms du circuit d'attaque base des transistors complémentaires. Pour cela on injecte à l'entrée de l'amplificateur un signal très faible et on observe le signal de sortie à l'aide d'un oscilloscope. Le bon réglage est celui qui supprime la distorsion de croisement. Ce réglage doit aussi être fait pour chaque voie.

Ensuite il ne reste plus qu'à placer définitivement l'amplificateur dans son coffret.

A. BARAT.

RÉATION J'UN GROUPEMENT EUROPÉEN OUR L'ÉTUDE T LA RÉALISATION DES SATELLITES DE L'E.S.R.O.

Un groupement européen vient 'être créé pour l'étude et la conspution de satellites et d'engins patiaux. Ce groupement, dénommé ST (European Satellites Team), omprend des firmes industrielles appartenant à cinq pays : Elliot Automation pour la Grande-Bretagne, la Cabrica Italiana Apparecchi Radio FIAR) pour l'Italie, Fokker pour les Pays-Bas, Allmana Svenska Elektriska AB (ASEA) pour la Suède et, pour la France, la Compagnie Française THOMSON-HOUSTON. EST a choisi General Electric comme conseil pour assurer à ses propositions techniques le bénéfice de l'expérience des réalisations spatiales américaines.

La première tâche d'EST sera de répondre prochainement à un appel d'offres lancé par l'E.S.R.O. pour la réalisation des deux satellites scientifiques européens TD 1 et TD 2, qui seront mis sur orbite en 1969 et 1970, depuis les Etats-Unis, à l'aide de fusées Thor Delta. Ces satellites, qui seront lancés à 6 mois d'intervalle environ, auront notamment pour mission d'étudier l'activité solaire et son influence sur la terre, les aurores boréales, les rayonnements cosmiques, et d'effectuer des observations astronomiques.

Par ses équipements de trajectographie et de poursuite de satellites (radar AQUITAINE et stations DIANE), par la fourniture d'ensembles de simulation d'ambiance spatiale et de matériels électroniques pour satellites et fusées mis en œuvre par le Centre National d'Etudes Spatiales et l'E.S.R.O., la Compagnie Française THOMSON-HOUSTON a déjà largement contribué à la réalisation des projets spatiaux français et européens.

Dans le cadre du projet TD 1 et TD 2, elle sera responsable de l'étude et de la réalisation de l'ensemble du système de télécommunications à bord de ces satellites, c'està-dire des équipements de télécommande, de télémesure et des antennes. Elliot Automation, chef de file du programme TD 1 et TD 2, réalisera le système de stabilisation des satellites, tandis que FIAR fournira les dispositif d'alimentation électrique de bord, Fokker la structure mécanique des satellites et A.S.E.A. les auxiliaires au sol et certain systèmes de contrôle embarqués. La SODETEG, filiale de la Compagnie Française THOMSON - HOUSTON, assurera l'intégration de l'ensemble des instruments scientifiques placés à bord des satellites.

A NOS LECTEURS


Les amateurs radio que sont nos lecteurs ne se bornent pas — nous le savons par le courrier que nous recevons — à réaliser les différents montages que nous leur présentons.


Nombre d'entre eux se livrent à des essais et à des expériences originales, d'autres, qui ne possèdent évidemment pas tout l'outillage ou l'appareillage de mesures nécessaire aux travaux qu'ils veulent entreprendre, dont l'achat serait trop onéreux, ont recours à des « astuces » souvent fort ingénieuses.

Si donc vous avez exécuté avec succès un montage de votre conception, montage qui sorte des sentiers battus (poste radio ou dispositif électronique quelconque), si vous avez trouvé un truc original pour réaliser ou pour remplacer un organe qui vous faisait défaut, si vous avez imaginé une astuce pour faciliter un travail délicat faites-nous-en part.

En un mot, communiquez-nous, (avec tous les détails nécessaires, tant par le texte que par le dessin, simples croquis qui n'ont besoin que d'être clairs) ce que vous avez pu imaginer dans le sens indiqué.

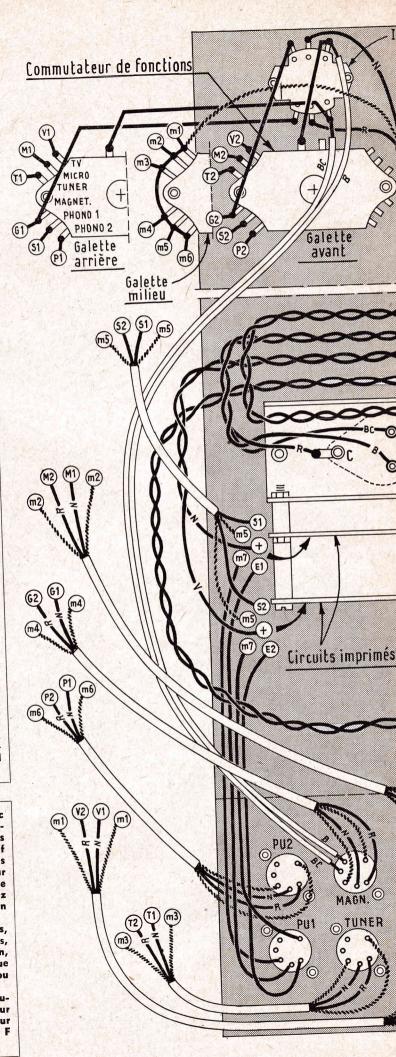Selon leur importance, les communications qui seront retenues pour être publiées vaudront à leur auteur une prime allant de 10,00 à 50,00 F ou exceptionnellement davantage.



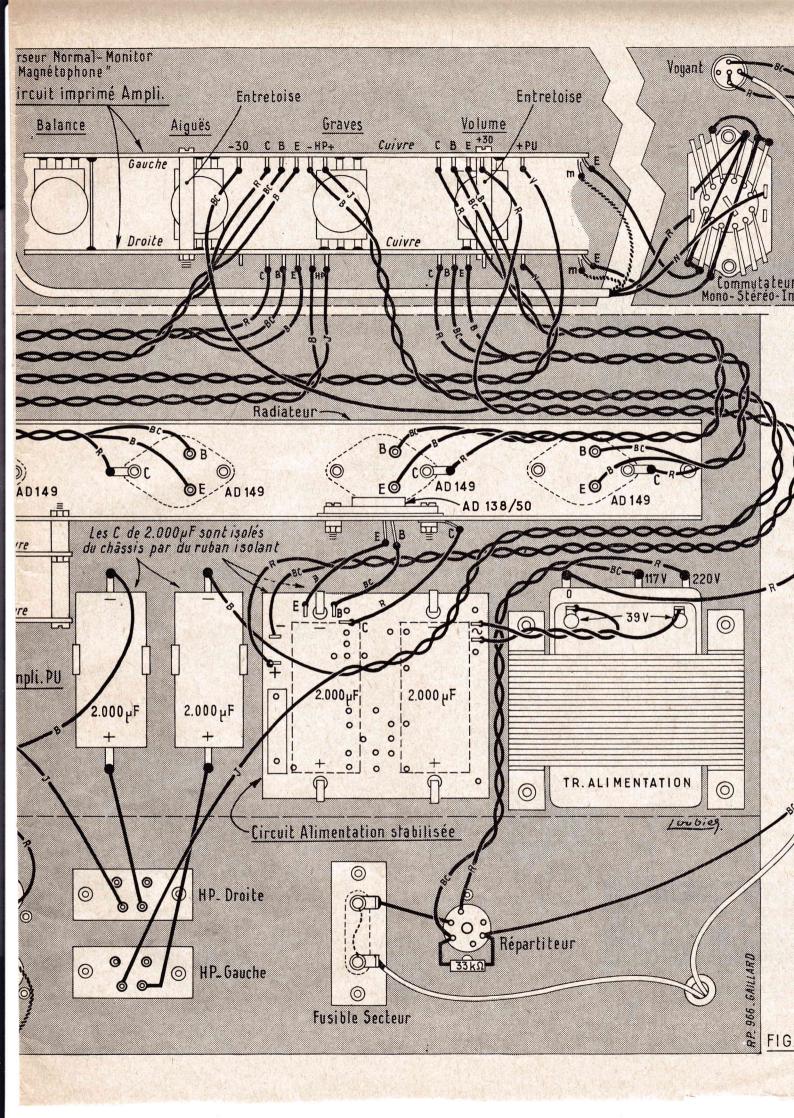

le RELIEUR RADIO-PLANS


contient les 12 numéros d'une année

PRIX: 7,00 F (à nos bureaux)

Frais d'envoi :

Sous boîte carton 2,30 F par relieur

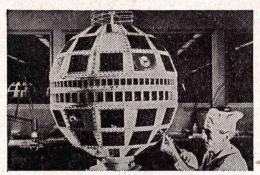Adressez commandes au Directeur de « Radio-Plans » 43, rue de Dunkerque, Paris-X*. Par versement à notre compte chèque postal : PARIS 259-10.



auel électronicien serez-vous

Fabrication Tubes et Semi-Conducteure - Fabrication Composants Electroniques - Fabrication Ciccuits Intégrés - Construction Matériel Grand Public-Construction Matériel Professionnel - Construction Matériel frand Public-Construction Matériel Professionnel - Construction Matériel Industriel a RadiorAcception - Radiodiffusion - Télévision Diffusée - Amplification et Sonorisation (Radio, T.V., Clnéma) - Enregistrement des Sons (Radio, T.V., Clnéma) - Enregistrement des Sons (Radio, T.V., Clnéma) - Enregistrement des Sons (Radio, T.V., Clnéma) - Enregistrement des Images B Télécommunications Terrestres - Télécommunications Maritimes - Télécommunications Aériennes - Téléphotographie - Plézo-Electricité - Photo Electricité - Thermo couples - Téléphotographie - Plézo-Electricité - Photo Electricité - Thermo couples - Féquiation, Servo-Mécanismes, Robots Electroniques, Automation - Electronique quantique (Masers) - Electronique quantique (Lasers) - Micro-miniaturisation a Techniques Analogiques - Techniques Digitales - Cybernétique - Traitement de l'Information (Calculateurs et Ordinateurs) a Physique électronique quantique (Lasers) - Micro-miniaturisation a Techniques de Electronique et Energie Atomique - Electronique et Conquéte de l'Espace a Dessin industriel en Electronique a Electronique et Conquéte de l'Espace a Dessin industriel en Electronique a Electronique et Conquéte de l'Espace a Dessin industriel en Electronique a Electronique et Conquéte de l'Espace a Dessin industriel en Electronique a Electronique et Conquéte de l'Espace a Dessin industriel en Electronique a Electronique et Conquéte de l'Espace a Dessin industriel en Electronique et Electronique et Conquéte de l'Espace a Dessin industriel en Electronique et Electronique et Conquéte de l'Espace a Dessin industriel en Electronique et Electronique et Conquéte de l'Espace a Dessin industriel en Electronique et Electronique et Conquéte d

Vous ne pouvez le savoir à l'avance ; le marché de l'emploi décidera. La seule chose certaine, c'est qu'il vous faut une large formation professionnelle afin de pouvoir accéder à n'importe laquelle des innombrables spécialisations de l'Electronique. Une formation INFRA qui ne vous laissera jamais au dépourvu : INFRA ...

cours progressifs par correspondance RADIO - TV - ÉLECTRONIQUE

ÉLÉMENTAIRE - MOYEN - SUPÉRIEUR Formation, Perfectionnement, Spécia Formation, Perfectionnement, Spécia-lisation. Préparation théorique aux diplômes d'Etat: CAP - BP - BTS, etc. Orientation Professionnelle - Pla-

TRAVAUX PRATIQUES (facultatifs)
Sur matériel d'études professionnel
ultra-moderne à translators.
METHODE PEDAGOGIQUE
INEDITE «Radio - TV - Service»
Technique soudure — Technique montre e - cab la groe con struct flon
rade - alignement misse au point,
Nombreux montages à construire. Circults imprimés. Plans de montage et
schémas très détaillés. Stages
FOURNITURE: Tous composants, outillage et apparells de mesure, trousse
de base du Radio-Electronicien sur
demande.

PROGRAMMES

TECHNICIEN

Radio Electronicien et T.V. Monteur, Chef-Monteur dépr neur-aligneur, metteur au point. Préparation théorique au C.A.P.

TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Radio Electronicien et T.V. Agent Technique Principal et Sous-Ingénieur. Préparation théorique au B.P. et au B.T.S.

INGENIEUR

Radio Electronicien et T.V. Accès aux échelons les plus élevés de la hiérarchie profes-sionnelle.


COURS SULVIS PAR CADRES E.D.F.



	-
BON (à découper ou à recopier) Veuillez m'a sans engagement la documentation (cl-joint 4 timbres pour frais d'envoi).	dresser gratuite.
Degré choisi	
NOM	
ADRESSE	MI



projet de servomécanisme

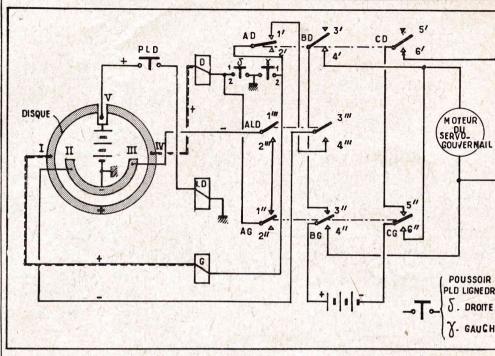

Ce dispositif de servomécanisme décrit ci-dessous n'exige pour sa réalisation que peu d'éléments ce qui en fait un ensemble robuste et économique.

Il peut être utilisé sur un ensemble monocanal utilisant un rotocontacteur, type « telephone... ».

Description du servomécanisme

Il se compose:

1°) d'un moteur à aimant permanent dont le sens de rotation peut être inversé par inversion des fils d'alimentation. 2°) d'un disque solidaire de l'axe mo-

teur. Ce disque comporte :

— une première couronne conductrice sur 350°, reliée au pôle positif; sur cette couronne viennent frotter 3 lames reliées

chacune à un relais.

une deuxième couronne conductrice sur 180° et reliée au pôle négatif de la batterie; sur cette couronne viennent frotter 2 lames II et III, reliées chacune aux palettes du relais LD.

3°) de 3 relais : — deux 3 RT (G et D rôle d'inverseur)

un 2 RT (LD).

Dans le principe de fonctionnement :

LD signifie : ligne droite,

G signifie: gauche,

D signifie : droite,

— AG, AD, ALD signifie: 1^{re} palette relais G, D, LD,
— BG, BD, BLD signifie: 2^e palette relais G, D, LD,

CG, CD signifie: 3° palette relais

Les chiffres pairs indiquent les contacts « travail ». Les chiffres impairs indiquent les contacts « repos ».

Principe de fonctionnement I - POSITION INITIALE DU GOUVERNAIL (ligne droite)

Commande à effectuer : droite ou gau-

le poussoir δ ou γ est en position 2 (cela correspond au contact « travail » du relais commandé par « le canal D ou

— le relais « Droite ou gauche » est donc à la « masse », l'autre borne du re-

lais étant alimentée au pôle positif d batterie à travers le contact IV ou I tant sur la circulaire conductrice du

que qui est relié au pôle positif.
L'électro-aimant D ou G étant soussion, les palettes du relais AD, BD, CI
AG, BG, CG se ferment, établissant les
tacts 4', 6' ou 4", 6"..., le moteur M
excité, il tourne et entraîne le disque
lidaire de l'axe du moteur. Cette rota
dure tout le temps de l'excitation du dure tout le temps de l'excitation du lais; dès que le contact frottant IV ou trouve sur la partie non conductrice disque, le relais n'est plus alimenté, palettes reviennent en position 1, 3, 5, pant l'alimentation du moteur.

Le gouvernail est alors à droite ou

II - POSITION DU GOUVERNAIL 1°) droite ou 2°) gauche

1er cas

Commande à effectuer : ligne droit - le poussoir PLD est en position cela correspond au contact « travail » relais commandé par le canal « l droite ».

- le relais LD est à la « masse » tre borne du relais étant reliée au pôle sitif de la batterie à travers le pous PLD, le contact frottant V et la circul conductrice du disque.


LD sous tension, les palettes ALD, loccupent la position 2" et 4".

L'une des bornes du relais G est re à la borne (+) de la batterie à traver contact frottant I, la mise à la « mas du relais se faisant par les contacts 1',

et II. G sous tension, le moteur M est la batterie par les contacts 4", 6" Le moteur tourne entraînant le dis

cette rotation cesse dès que le contact trouve sur la partie non conductrice disque. En effet, le relais LD n'étant sous tension, les palettes reviennent position « repos », coupant ainsi le cuit de mise à la masse du relais G, e les palettes occupent les positions 1"
- 5"; le moteur n'est plus relié à batterie.

R. LERG

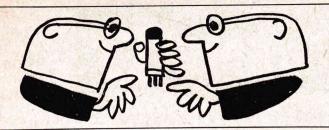

nouveautés et informations

DES EQUIPEMENTS DE TELEVISION FRANÇAIS POUR UN REACTEUR NUCLEAIRE ALLEMAND

Pour la première fois, l'industrie française va exporter en Allemagne des caméras spéciales de télévision destinées à l'industrie nucléaire.

Il s'agit de caméras à tubes Vidicon FEDEM, réalisées par THOMSON-TELE-INDUSTRIE. Elles seront utilisées pour la surveillance d'un réacteur nucléaire en cours d'installation à Kahl près de Darmstadt, en république Fédérale d'Allemagne.

D'un diamètre de 60 millimètres seulement, ces caméras étanches sont prévues pour fonctionner dans les conditions de température et de rayonnement régnant au cœur d'un réacteur nucléaire. Elles permettent notamment d'observer les barreaux de combustible dans leur bassin de stockage et de vérifier l'état des canaux à l'intérieur desquels, dans les réacteurs, sont introduits ces barreaux.

Rappelons que les Centrales nucléaires de Chinon (E.D.F. - I-II-III) et, à Cadarache, le réacteur « Rhapsodie » utilisent déjà des caméras de ce type.

NOUVEAUX RELAIS GALVANOMETRIQUES FABRIQUES PAR METRIX

La Compagnie générale de métrologie à Annecy présente un nouveau type de relais ultra sensible.

C'est un galvanomètre à cadre mobile auquel on a adjoint deux contacts qui se ferment lorsque le courant de commande atteint une valeur prédéterminée qui, suivant les modèles, est comprise entre 3 uA et 2 mA. La fermeture de ces contacts provoque la mise sous tension d'un circuit extérieur constitué par exemple par un relais dont le poupar voir de coupure peut atteindre le kilowatt.

Il existe trois types de relais galvanométriques à maximum à minimum et à zéro central. Ils sont présentés dans un boîtier cylindrique fixé sur un support noval dont les dimensions hors tout sont : hauteur : 49 mm, diamètre : 22 mm.

réponse faible environ 80 ms, et sa équipes, tant artistiques que tech-fiabilité sont telles qu'on peut niques. confier à cet appareil la surveillance de arands ensembles.

Il est le complément indispensable de tout complexe électronique ou autre à la seule condition que les phénomènes ou processus puissent être traduits par un courant élec-

« LA BIENNALE 1966 DE LA RADIO ET DE LA TELEVISION » LYON - PALAIS DE LA FOIRE DU 17 AU 26 SEPTEMBRE 1966

C'est en effet à Lyon, du 17 au 26 septembre prochain que se tiendra, dans le magnifique Palais de la Foire Internationale, le Salon National de la Radio et de la Télévision 1966.

Le Salon International de Paris, qui avait lieu chaque année en septembre, n'aura plus lieu que tous les deux ans. Lyon se devait d'assurer le relais et, pour la première fois, son Salon devient la « Biennale Nationale de la Radio et de la

Grâce à l'appui des groupements professionnels : Fédération Nationale des Industries électroniques (F.N.I.E.)
Syndicat des constructeurs d'appareils de Radio et de Télévision
(S.C.A.R.T.) Association du sud-est électroniciens (A.S.S.E.L.E.C.) 83 firmes seront représentées.

L'O.R.T.F. de son côté, assurera la distribution des images, de façon permanente.

Un magnétoscope très moderne permettra d'organiser, avec le public, des jeux et des concours qui pourront être diffusés quelques instants plus tard sur les récepteurs du Salon. Le visiteur pourra participer aux jeux et revoir, et son image et les épreuves sur le petit écran.

Il est difficile de citer tous les noms, mais de très nombreuses vedettes parmi les plus célèbres, ont promis leur concours.

Grâce à des régies spécialement construites, le public pourra pénétrer dans les coulisses de la télévision, assister aux répétitions, constater l'importance du matériel nécessaire

Ses caractéristiques électriques : pour la réalisation d'une émission, et classe de précision 1,5, temps de juger du travail des différentes

L'ENERGIE SOLAIRE FOURNIT LE COURANT NECESSAIRE A UN RADIOTELEPHONE

Au Ghana, on utilise l'énergie solaire pour fournir le courant nécessaire à la marche d'un radiotéléphone installé pour les appels d'urgences sur une autoroute.

Ce réseau téléphonique, est beaucoup plus économique, comme installation et entretien, que les systèmes classiques.

Cinq paires de cabines téléphoniques sont placées à des intervalles de 3,2 km de long de l'autoroute. Ces cabines sont reliées à des terminus radio entièrement transistorisés qui ne consomment qu'un watt de puissance quand ils sont en service. droits suffisamment ensoleillés.


Les rayons du soleil sont recu par un ensemble de cellules n - avec le terminus radio. Les et un régulateur de charge — un mât de 12,20 m de hauteur monté d'une antenne direction La puissance de l'émetteur est viron un tiers de watt.

Les terminus du réseau, à et à Tema, sont reliés entre par une ligne radiotélépho séparée.

Un automobiliste ayant beso ecours peut appeler le termini Tema simplement en pénétrant une de ces cabines et en soul le combiné. Il obtient imméd ment la communication avec le minus et personne ne peut gêne appel. Comme le préposé du t nus n'a pas besoin d'appele cabines, rien n'a été prévu point de vue.

Les constructeurs disent qu faible prix des appels, le foncti ment dans un sens seulemen l'emploi de l'énergie solaire por charger les piles au nickel-cad rendent l'installation très é mique et très pratique dans le

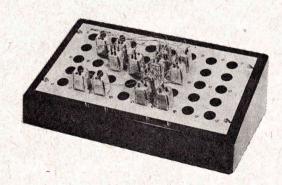APPAREIL PEU COUTEUX D'INSTRUCTION EN LOGIQUE NUMERIQUE



Le Digi-Quip est un appareil éducatif, simple, destiné en premier lieu à l'enseignement des principes de logiques numérique. Il convient aux écoles, collèges techniques, universités et laboratoires de recherches pour l'enseignement du système binaire et des méthodes numériques de régulation par calculateurs. Il trouve actuellement de nombreuses applications dans l'industrie.

Il permet de réaliser de nombreuses expériences allant des simples circuits binaires et aiguillages OUI/NON aux circuits complexes utilisés dans les calculateurs numériques. La reproduction des divers problèmes s'effectue tout simplement

par enfichement d'éléments laires logiques dans un pupitre pieds, comme on peut le vo l'illustration. Des éléments de lation peuvent être incorporé circuits par l'emploi de module les interfaces sont convenabl disposés, cette méthode perm d'évaluer rapidement l'action d vers éléments et arrangements.

L'ensemble normal se co d'un pupitre, d'une série de 2 ments modulaires avec fils et c de feuilles de « programmation d'un manuel d'instruction qui f les données élémentaires des tèmes binaire et logique.

LE COURRIER DE RADIO-PLANS

Nous répondons par la voie du journal et dans le numéro du mois suivant à toutes les questions nous parvenant avant le 5 de chaque mois, et dans les dix jours aux questions posées par lettre par les lecteurs et les abonnés de RADIO-PLANS, aux conditions suivantes :

1° Chaque lettre ne devra contenir qu'une question;

2° Si la question consiste simplement en une demande d'adresse de fournisseur quelconque d'un numéro du journal ayant contenu un article déterminé ou d'un ouvrage de librairie, joindre simplement à la demande une enveloppe timbrée à votre adresse, écrite lisiblement, un bonréponse, une bande d'abonnement, ou un coupon-réponse pour les lecteurs habitant l'étranger;

3° S'il s'agit d'une question d'ordre technique, joindre en plus un mandat de 2,00 F.

M. Diani... Gare de Nangé

Où peut-on acquérir le Wireless SET-58 «Walkie-Talkie» qui est décrit dans le numéro spécial SURPLUS. A défaut quel appareil similaire est ac-tuellement disponible sur le marché.

L'article du «Spécial Surplus» sur le WS58 est une réimpression de celui publié dans notre numéro de mars 1961.

A cette époque, l'appareil se trouvait chez « Cirque Radio », qui l'annonçait encore récemment. La plupart des revendeurs de surplus l'ont d'ailleurs eu, à un moment ou à un autre.

plus l'ont d'ailleurs eu, a un moment ou a un autre.

Mais depuis 1961 la technique a progressé.
Les walkies-talkies à lampes sont maintenant dépassés par ceux à transistors, beaucoup plus économiques et moins encombrants.

Le WS58 est relativement encombrant. Il est également difficile à dépanner en cas de

non fonctionnement.

La puissance de l'émetteur est inférieure à un watt et, donc, comparable à celle que l'on obtient facilement des transistors courants.

Lugeshertz... Vandœuvre

Il existe plusieurs sortes de condensa-teurs : Polyester enrobé, papier styro-flex, mica, céramique.

Peut-on sur un montage utiliser indi-férament l'un ou l'autre de ces modèles.

Si l'appareil à monter est un amplificateur Si l'appareil à monter est un amplificateur BF vous pouvez utiliser les condensateurs polyesters que vous possédez, à la condition, bien entendu, qu'ils fassent la capacité et la tension d'isolement requises.

S'il s'agit d'un récepteur, il faut utiliser les types indiqués en particulier : styroflex, mica et céramique, qui présentent de faibles pertes en HF.

Dans tous les cas d'ailleurs il est, préférable de s'en tenir aux indications données

rable de s'en tenir aux indications données dans la nomenclature.

Vous pouvez remplacer un 100 nF céramique 30 V par un 100 nF papier 400 V.

● Thibom... Plan de Cerques

A réalisé un récepteur à lampes qui aux essais n'a pas fonctionné; nous demande quelques conseils pour localiser la cause de ce non fonctionnement et éventuellement le remède à apporter. Ayant lu avec intérêt l'article de M. Velaers paru dans le n° 224 voudrait avoir quelques renseignements complémentaires à ce sujet.

mentaires à ce sujet.

1° — Puisque vous possédez un générateur HF nous vous ronseillons de vérifier étage par étage l'amplificateur MF de votre récepteur en branchant sa sortie HF sur la grille de la lampe MF (EF89) et sur la grille de l'heptode (ECH81). Le générateur étant réglé sur la fréquence d'accord MF, vous devez entendre le son de la modulation plus fort sur la ECH81 que sur la EF89.

Il est possible que le bloc d'accord soit à incriminer. La seule vérification possible avec les moyens dont vous disposez, est de s'assurer avec l'ommètre si les bobinages ne sont pas coupés ou en court-circuit.

s'assurer avec l'ohmmètre si les bobinages ne sont pas coupés ou en court-circuit.

Essayez d'augmenter la valeur de la résistance d'écran de la ECH81 jusqu'à ce que la tension soit de l'ordre de 100 V.

2° — La commande unique n'est critiquable que sur le changement de fréquence où les 2 CV ne doivent pas suivre la même loi de variation. Ce n'est pas le cas en amplification directe. Les CV utilisés sur ce montage peuvent être de 490 pF.

Il n'existe pas en France de bobinages HF pour amplification directe. Il faut donc les réaliser soi-même.

La HT peut être de 240 V $\frac{\text{HT}}{2}$ = 120 V,

cette tension peut être obtenue par un pont ou une résistance chutrice. Utilisez des résistances de 1 watt.
Pour la détection n'importe quelle diode

au germanium de type courant convient.

Lombard... Verneuil/Anre

A réalisé un récepteur à transistors. Ce poste est muet et les OC72 du push-pull final chauffent exagérément de-mande ce qu'il y a de mieux à faire pour obtenir un fonctionnement correct.

Il conviendrait en premier lieu de vérifier si vos transistors sont bien branchés, c'est-à-dire que les fils émetteur-collecteur et base soient bien reliés aux points voulus du

réglage.

Une inversion produirait le phénomène constaté et la détérioration des jonctions.

Vérifiez si la résistance du pont de base allant au + alimentation n'est pas coupée, ce qui provoquerait une polarisation

Essayez le remplacement des OC72, ils peuvent être défectueux. Cependant, si vous constatez un échauffement anormal n'insistez

Vérifiez en dernier lieu la tension sur les électrodes.

O Viale... Nice

Voudrait utiliser un tube cathodique VCR97 pour réaliser un oscilloscope décrit dans un article intitulé « L'oscilloscope au service de l'OM» paru dans le n° 156. Quelles modifications doit-on apporter au montage.

Dans le cas du VCR97 il y a lieu de pré-voir un transformateur spécial puisque les tensions atteignent 2000 V.

Par contre le pont de réglage concentration luminosité, restera le même, le débit étant légèrement supérieur, mais ne dépassant pas les valeurs de dissipation des composants. VCR97 Ø 6" filament 4 V - Ia Va₄ - 2000 V Va₂ - 350 V.

- Sensibilité horizontale : 0,3 mm V. - Sensibilité verticale : 0,57 mm V.

Legras... Warenne

Ayant un récepteur dont la lampe de puissance EL84 chargée par un hautparleur de 2 watts dont l'impédance de la bobine mobile est 4 ohms. Voudrait ajouter un second HP en parallèle avec le premier. Quelles doivent être les caractéristiques de ce HP.

Comment calcule-t-on l'impédance résultante d'un gronpement en série de

sultante d'un groupement en série de

haut-parleurs.

Pour ajouter un HP en parallèle sur celui de votre récepteur nous vous conseillons de prendre celui-ci avec les mêmes caractéristiques que celui du poste (puissance 2 W impédance 4 ohms).

mpedance 4 ohms).

Cela vous donnera une impédance résultante de 2 ohms. Il vous faudra alors changer le transfo de sortie contre un ayant un rapport procurant une impédance primaire de 5 000 ohms lorsqu'une charge de 2 ohms est appliquée au secondaire.

Demandez donc au vendeur un transfo répondant à ces caractéristiques

pondant à ces caractéristiques.

Lorsque l'on branche deux ou plusie en série leurs impédances s'additions faut encore un transfo qui pour cett dance secondaire procure une impédar respondant à la charge optimum pro pour la lampe finale.

Lafay... Saintes

Demande quelques renseigr complémentaires au sujet de l'és récepteur décrit dans le n° 224 de

Les valeurs des condensateurs que citez dans votre lettre sont données (picofarad).

Les selfs d'arrêt et en particulier ce base du 2N697 sont réalisées comme l'illa fig. 5

la fig. 5.
Sur le récepteur la self qui est en pa avec le condensateur ajustable est d'accord. Elle est constituée par 8 spi fil émaillé 9/10 sur un mandrin de de diamètre.

Vous pouvez utiliser un transfo TR

F. B.... Treffort

Possède un électrophone qui vi tomber en panne. L'audition est et la résistance de filtrage devien lante après quelques instants de tionnement. Ayant mesuré les tel la lampe ECL82 étant otée de soi port la HT est de 300 V au li 215 V.

215 V.

Le fait que la résistance bobiné 500 ohms chauffe exagérément est l'd'une consommation trop importante. Si comme vous le dites dans votre il n'y a pas de court-circuit à la HT possible qu'un condensateur de filtragun courant de fuite exagéré. Essayez remplacement par un neuf.

Vérifiez également la polarisation pentode ECL82. Elle est peut-être null insuffisante ce qui expliquerait la pans ce cas vérifiez si le 50 µF n'es en court-circuit.

Il est normal que la tension monte à

Il est normal que la tension monte à de 300 V lorsque vous retirez la lamp il n'y a plus de consommation et par plus de chute de tension dans le trans le redresseur.

O Dourbias... Arras

Voulant acquérir un émetteur-r teur 3MK11, appareil de surplus mande notre avis à son sujet.

Ce type d'appareil est largement de et nous vous déconseillons son achat. Son récepteur acceptable quant à la sbilité est d'une sélectivité insuffisante donné l'encombrement actuel des bandes camétriques

camétriques.

camétriques.

Quant à l'émetteur notre point de vue a exprimé maintes fois : l'amateur qui dé en émission s'expose à de graves mécomen utilisant des émetteurs surplus d'il 25 ans. Tous ces appareils ne correspon plus aux conditions actuelles de l'émissio demandent des transformations importasouvent irréalisables pour donner de résultats. Il est beaucoup plus avanta pour le débutant de construire lui-même émetteur.

(suite page

BON DE RÉPONSE Radio-Plan

O Van Boven... Angleur Belgique

Ayant réalisé un mesureur de champs qui ne lui donne pas satisfaction vou-drait savoir comment améliorer son fonctionnement.

Le montage de l'indicateur de champ est dû à un auteur américain (cité dans l'article) digne de confiance et doit fonctionner. Les schémas et le texte sont corrects. Votre diode OA73 ne convient pas en HF car elle est destinée à être montée en détec-trice MF ou elle reçoit un signal MF de l'or-dre du volt.

dre du volt.

Il faut essayer une diode au silicium pour 11 faut essayer une diode au sincium pour 200 MHz à pointe, comme celle recommandée dans l'article. Nous vous conseillons d'écrire aux établissements Sesco, 41, rue de l'Amiral-Mouchez, 75-Paris (13°), en joignant votre schéma pour qu'ils vous conseillent le modèle da diode qui convient pouvant remplacer la de diode qui convient, pouvant remplacer la AN21B.

Vérifiez toutefois si votre diode est montée

dans le sens correct et si elle est bonne.

Les transistors OC72 ne sont pas identiques aux 2N34 mais de caractéristiques proches et il se peut qu'ils ne conviennent pas à ce modèle qui exige une grande stabilité en température. température.

Faites vos essais avec un générateur don-nant un signal assez puissant pour être sûr que votre montage fonctionne.

Duhamel... Rouen

Voudrait savoir si il lui est possible d'améliorer une liaison existante mais difficile sur un BC683. Envisage pour cela de placer entre l'entrée et l'antenne un préamplificateur à transistors.

est probable qu'une antenne accordée

au est probable qu'une antenne accordée sur la fréquence de travail et peut-être un réalignement de BC683, amélioreraient votre réception sans préampli supplémentaire.

Sur ces fréquences tous les transistors genre OC171 et AF114 fonctionnent sans difficultés. Nous vous recommandons le montage « hase à la masse » « base à la masse ».

Moussier... Bordeaux

Possédant deux tubes RL12P35 vou-drait réaliser étage PA les utilisant. Serait heureux de connaître les caractéristiques de ces lampes?

Nous vous indiquons ci-dessous les caracrous vous indiquons cl-dessous les caractéristiques en modulation plaque et écran de 2 × RL12P35 - λ max 15 mètres.

Va 600 V - Ia 60 ma × 2 - Va, 120 V - Ig, 2 × 4 ma - Vg, 120 V - Ig, 2 × 35 ma - W imput 3,5 W.

Dans un prochain numéro vous trouverez la description d'un tel P.A. dont nous nous sommes servis pendant très longtemps.

• Crespi... Marseille 16°

Ayant réalisé la chambre de réverbéra-tion décrite dans le numéro 223 a fait les constatations suivantes : Sur la pa-role les résultats sont meilleurs que sur la musique. Malgré le système correcteur favorisant les aiguës ces fréquences ne paraissent pas suffisamment réver-bérées. Doit-on tendre les ressorts.

L'effet produit par toutes les chambres de réverbération à système mécanique est tou-jours plus prononcé sur la parole que sur la

Les fréquences supérieures à 4 000 périodes ne sont que faiblement transmises, mais peu d'intruments de musique dépassent ces fré-quences, seuls les harmoniques sont donc atténuées; fait sans importance puisque la réverbération ne reproduit qu'un brouhaha

Pour obtenir une réverbération égale 30 à 15 000 périodes il faut employer une réverbération à bande magnétique. Nous nous

proposons d'en publier la réalisation bientôt.
Pour favoriser les aigus, augmentez la valeur du potentiomètre de 47 ohms et diminuer la valeur du condensateur de 10 mF jusqu'à ce que vous obteniez l'effet désiré.

Les ressorts doivent être tendus pour bien transmettre les lignes et fournir une réverbé-ration plus puissante.

Bonnet Jean... Guéret

Ayant monté un magnétophone cons-Aguit monte un magnetophone cons-tate un fort ronflement. Quelle en est la cause et comment y remédier? Bran-ché sur un amplificateur lui faisant suite comment se fait-il que son volume contrôle agisse sur la puissance de sor-tie de cet amplificateur.

Le ronflement que vous constatez sur votre magnétophone peut provenir de l'alimentation et il faudrait en premier lieu vérifier les condensateurs électrochimiques.

Ce ronflement peut aussi être dû à une mauvaise masse. Vérifiez vos points de masse et assurez-vous que les gaines de fils blin-dés sont bien soudées à la masse.

La liaison avec le micro, le PU ou le poste radio doit se faire par câble blindé.

Si vous placez un ampli, à la suite de cet appareil il est normal que son volume contrôle agisse sur la puissance de sortie puisqu'ils se trouve en début de chaîne d'amplification.

Briard... Paris

Voulant réaliser une chambre de réverbération selon la description parue dans le numéro 223 de R.-P, peut-on utiliser un HP 21-32PA15. Dans ce cas quels devent être la longueur et le diametre de la langueur et la la langueur et la mètre de la corde à piano à utiliser.

Le haut parleur T-21-32 PA15 Audax convient parfaitement pour la réalisation de votre chambre de réverbération.

Le diamètre et la longueur de la corde à piano composant les deux ressorts restent inchangés. Soit pour chaque ressort 12 mètres de corde à piano de 7 à 10/10°.

Ce haut-parleur vous obligera à augmenter Ce haut-parleur vous obligera à augmenter la hauteur du panneau avant de 5 cm ou à déporter les boutons de réglage. Vous pouvez placer ces 3 boutons à l'extrême droite ou à l'extrême gauche du meuble, le style moderne le permet. Si vous désirez absolument la symétrie, supprimer l'interrupteur « arrêt » et placer les deux boutons de réglage de chaque côté du haut-parleur. Vous pouvez remplacer le potentiomètre de 33 Ω par un contacteur six positions à galette, mumi de résistance de 4,7 Ω - 10 Ω - 18 Ω - 22 Ω et 33 Ω, la sixième position sans résistance servira d'interrupteur. position sans résistance servira d'interrupteur. Nous ne connaissons aucun ouvrage traitant

des chambre d'écho et de réverbération.

Leroux... Auxerre

Voulant monter le thermostat électronique décrit dans notre numéro 223, quelques renseignements complémentaire particulièrement en ce qui concerne le relais.

On peut trouver un tel relais chez la plu-part des revendeurs car ce type de relais (9,300 V) est très utilisé dans les montages à transistors.

Le modèle que nous avons utilisé est un modèle de la marque P.L.P. Nous pensons que vous pourrez vous le procurer en vous adres-sant aux établissements suivants : — Radio Relais, 10, rue Crozatier, 75-Paris-15°

- R.A.M., 17, rue des Fossés-Saint-Marcel, 75-Paris-5°.

Tout élément dont la résistance varie en sens inverse de la température peut convenir pour servir de sonde.

Dans votre cas, nous ne pouvons assurer qu'un transistor conviendra car nous n'avons pu essayer le thermostat en dessous de —5°. Cependamt, si la variation du courant inverse est encore appréciable pour une variation de température de —18° à —22°, un transistor ou une diode peut convenir.

. Si cela ne marche pas avec un transistor, vous pouvez toujours utiliser une thermi-stance. En effet, nous avions dit qu'on devait utiliser une thermistance au-dessus de 50° mais uniquement parce qu'un transistor ne supporte pas ces températures. Rien n'empêche d'utiliser une thermistance même pour 10°.

Enfin au cas improbable, ou aucune de ces solutions ne conviendraient, voici un système qui doit fonctionner sûrement :

Il s'agit de remplacer la sonde par une cel-lule photorésistante masquée par un thermonule photoresistante masquée par un thermo-mètre à alcool éclairé par une ampoule de cadran : si la température monte, l'alcool monte et cache la cellule ce qui fait augmen-ter sa résistance : le relais décolle et un contact repos alimente le moteur du congé-lateur. Quand la température est suffisamment basse l'alcool baisse et la lumière vient frapper de nouveau la cellule et le moteur s'arrâte. s'arrête.

Ce système est valable pour toutes les tem-pératures mais il est plus simple d'utiliser une thermistance dans votre cas.

Remmeiré... Hellemmes-Lès-Lille

Possède un tourne-disque AG1116 équi-pé d'une tête AG3305 stéréophonique suivie de deux amplificateurs : EF86, EF86, ECC83 et deux EL84. Ayant remplacé la tête d'origine par un AG3310 constate une reproduction plus « fouillée. » mais avec une baisse sensible de niveau et une légère distorsion dans les aiguës,

Il est normal que le remplacement de la tête AG3005 par une AG3310 se traduise par une baisse de niveau. Le signal de la pre-mière étant plus fort que celui de la seconde. Essayez de supprimer la 330 000 ohms de la liaison d'entrée.

Essayez également d'augmenter le gain des étages préamplificateurs en augmentant par exemple les résistances de charge.

La légère distorsion constatée dans aigus n'est pas imputable au circuit de liai-son, mais plutôt à la tête elle-même. Vous auriez peut être intérêt à la faire vérifier par le constructeur en lui signalant les faits constatés.

Ballou... St-Jean-Le-Blanc

Possesseur d'un téléviseur d'origine commerciale, constate depuis quelques temps une déformation de l'image : allonge-ment à gauche dans le sens horizontal et allongement en haut dans le sens verti-cal. Cette déformation s'accompagne d'un effet de tonneau prononcé.

Le défaut que vous constatez sur votre téléviseur peut avoir plusieurs causes.

Assurez-vous si la valeur de la haute tension est normale. S'il le faut, remplacez les valves. Vérifiez si une baisse de HT n'est pas produite par un condensateur électrochimique sec. Vérifiez et au besoin changez la lampe de puissance ligne.

S'il existe des bobines de linéarité, voyez si leur noyau n'est pas déréglé. Si le bloc dé-viateur possède des aimants de correction, vérifiez si le réglage de ceux-ci ne supprime pas l'effet de tonneau constaté.

Blot... Roubaix

Auant construit deux émetteur-récen-Ayant construit deux émetteur-récep-teurs, n'arrive pas à réaliser une liaison bi-latérale avec ces appareils. L'un ne recevant pas l'émission de l'autre alors que ce dernier permet d'entendre faible-ment le premier. La portée de cet en-semble n'excède pas 100 mètres.

Les faits que vous nous relatez dans votre lettre semblent prouver que les deux appareils fonctionnent mais ne sont pas exactement accordés l'un sur l'autre.

Il faudrait donc parfaire ce réglage en jouant sur le condensateur de 27 pF d'appoint mis en service en émission par le compoint mis en service en emission par le commutateur R-M. Au besoin remplacez ce condensateur par un ajustable que vous réglerez en contrôlant à l'aide du second appareil fonctionnant en récepteur à faible distance. Au fur et à mesure de l'amélioration augmentez la distance entre les deux appareils. Vérifiez aussi l'état des piles.

ce qui concerne la portée nous vous rappelons qu'elle est en fonction des conditions locales de propagation et de ce fait très variable d'un lieu à un autre. Il se peut que vous soyez défavorisé dans ce sens.