radio/plans



au service de l'amateur de radio de télévision et d'électron

dans ce numéro:

un téléviseur portable de 41 cm - un am Hi-Fi 2x4 watts à transistors - un générate HF - quelques montages nouveaux à tra sistors - l'adaptation d'un CAG à l'AVJ1 des circuits à transistors pour TV couleu

quel électronicien serez-vous?

quel électronicien







de contrôle

Electricité

Electronique

quantique



Guidage

Télécommunications





Radiog



êtes-vous?



Simulateurs

quantique

à Haute

l'Information

Calculateurs)



Hyper -

Optique

Electronique

l'Information

(Ordinateurs)

Electronique et



Photo

Electricité

turisation

stronautique

Métrologie

Physique

Electronique

et Nucléaire









Télévision



Industrielle













































E.D.F.

Techniques

Analogiques

et Défense



l'école lisez à ce sujet les informations INFRA





COLLECTION : LES SÉLECTIONS

DE radio/plans

N.	1 LA PRATIQUE DES ANTENNES DE TELEVISION par L. CHRETIEN, ingénieur E.S.E., et G. BLAISE 112 pages - 132 illustrations
N°	2 SACHEZ DEPANNER VOTRE TELEVISEUR (Nouvelle édition) 124 pages - 102 illustrations
N°	3 INSTALLATION DES TELEVISEURS par Gilbert BLAISE 52 pages - 30 illustrations
N.	5 LES SECRETS DE LA MODULATION DE FRE- QUENCE par L. CHRETIEN, ingénieur E.S.E. 116 pages - 143 illustrations
N°	6 PERFECTIONNEMENTS ET AMELIORATION DES TELEVISEURS par Gilbert BLAISE 84 pages - 92 illustrations 6 F
N°	7 APPLICATIONS SPECIALES DES TRANSISTORS par Michel LEONARD 68 pages - 60 illustrations
N°	8 MONTAGES DE TECHNIQUES ETRANGERES recueillis et adaptés per RL. BOREL 100 pages - 98 illustrations 6,50 F
N°	9 LES DIFFERENTES CLASSES D'AMPLIFICATION par L. CHRETIEN, ingénieur E.S.E. 44 pages - 56 illustrations
N°	10 CHRONIQUE DE LA HAUTE FIDELITE par L. CHRETIEN, ingénieur E.S.E. 44 pages - 55 illustrations
N.	11 L'ABC DE L'OSCILLOGRAPHE par L. CHRETIEN, ingénieur E.S.E. 84 pages - 120 illustrations
N°	12 PETITE INTRODUCTION AUX CALCULATEURS ELECTRONIQUES par Fred KLINGER 84 pages - 150 illustrations
Ν°	13 LES MONTAGES DE TELEVISION À TRANSIS- TORS POT HD. NELSON
N°	116 pages - 16,5 × 21,5 - 95 illustrations 7,50 F 14 LES BASES DU TELEVISEUR
N.	por E. LAFFET 68 pages - 16,5 × 21,5 - 140 illustrations 6,50 F 15 LES BASES DE L'OSCILLOGRAPHIE
N°	par Fred KLINGER 100 pages - 16,5 × 21,5 - 186 illustrations 8 F 16 LA TY EN COULEURS
	selon le dernier système SECAM par Michel LEONARD 92 pages - 16,5 × 21,5 - 57 illustrations 8 F
N°	17 CE QU'IL FAUT SAVOIR DES TRANSISTORS per F. KLINGER 164 pages - 16,5 × 21,5 - 267 illustrations 12 F

En vente dans toutes les bonnes librairies. Vous pouvez les commander à votre marchand de journaux habituel qui vous les procurera, ou à RADIO-PLANS, 43, rue de Dunkerque, PARIS-Xe, par versement au C.C.P. Paris 259-10. Envoi franco. Diffusion en Belgique: Société Belge d'Editions Professionnelles 131, avenue Dailly - Bruxelles 3

radio/plans



au service de l'amateur de radic de télévision et d'électronique

SOMMAIRE DU Nº 240 - OCTOBRE 1967

PAGE	
21	L'électron, cet inconnu
26	Un tuner A M à transistors alimentation secteur
29	L'e tuner "FM 4"
33	Un téléviseur portable 41 cm mixte
42	L'électronique et la formation professionnelle
43	Circuits à transistors pour TV couleur
49	Un générateur HF pour l'alignement et la mise au point des maquettes
53	Nos problèmes de câblage
54	Revue de la Presse Technique Étrangère
56	Le DX-MAN, chasseur de mires
57	Nouveautés et informations
58	Quelques montages nouveaux à transistors
62	Amplificateur Hi-Fi 2x4 W à transistor
67	Adaptation d'un cag à l'AVJ1

DIRECTION - ADMINISTRATION 43, rue de Dunkerque

Modifications et améliorations

PARIS-X° - Tél. : 878-09-92

PARIS-X° - Tél. : 878-09-92 C.C.P. PARIS 259.10

ABONNEMENTS

FRANCE: Un an 16,50 F - 6 mois 8,50 F ETRANGER: 1 an 20 F

Pour tout changement d'adresse envoyer la dernière bande et 0,60 F en timbres



au BC 603


PUBLICITE:
J. BONNANGE
44, rue TAITBOUT
PARIS-IX°
Tél.: TRINITE 21-11

Le précédent numéro a été tiré à 50.250 exemplaire

1

l'électron, cet inconnu

par Fred KLINGER

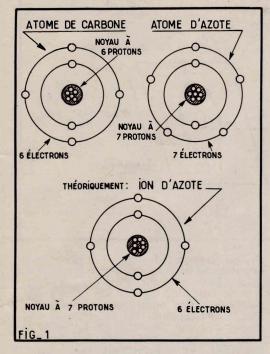

Il est curieux de constater que même en présence d'évidences aussi évidentes que la lampe à vide, pour ne citer qu'elle, il se trouve des esprits super-sceptiques qui doutent de l'existence même de l'électron. Leurs principaux arguments, terme impropre comme nous allons nous efforcer de le montrer, s'appellent « courant ionique » (le courant y circulerait bien du plus au moins) et « diélectrique » (là, même la circulation électronique est interrompue); nous ne nierons ni l'un ni l'autre de ces phénomènes, mais nous essaierons de les replacer dans leur contexte réel.

En tout premier lieu, ce qualificatif d'ionique s'applique à plusieurs manifestations assez différentes du courant électrique : électrolyse et ionisation proprement dites, comme celle qui permet, par exemple, l'illumination de certains gaz. Mais, dans les deux cas, l'origine de ces résultats pro-vient encore de l'existence même de tels électrons, mais d'électrons qui auraient subi des modifications portant essentiellement sur leurs positions.

Magnétisme

Au demeurant, tous les électrons que l'on risque de rencontrer, à un moment d'observation donné, proviennent tous, au moins, d'un atome et ce terme d'atome ne peut, dans cet exposé, comme dans tous les autres, s'appliquer qu'à un ensemble qui comporte rigoureusement autant de protons dans le noyau, que d'électrons dans la périphérie de ce noyau (fig. 1.) On appel-lera, par contre, ion, n'importe lequel de ces atomes qui aurait modifié le nombre de ses électrons propres et peu importe pour cela qu'il s'agisse d'un gain ou d'une perte; et tout aussi indifférente en serait l'importance numérique.


On peut admettre que seul l'électron possède une véritable personnalité électrique et on ira même jusqu'à le considérer comme une sorte de particule indivisible,


lui conférant ainsi les propriétés mêmes que l'on attribuait naguère aux seuls atomes dont le nom reflète précisément cette idée. Ce n'est cependant là nullement une pensée restrictive puisque, seul, il comporte ces propriétés magnétiques que l'électricité courante attribue au courant électrique tout entier, parcourant obligatoirement un conducteur. Voilà bien des notions nouvelles qu'il faut toutes ramener à notre electron.

Dans le domaine qui nous intéresse ici, la mécanique classique nous suffira et nous pouvons nous dispenser de faire entrer en ligne de compte des modifications de masse résultant d'accélérations trop

importantes.

C'est ainsi qu'un tel électron combinera son propre champ magnétique avec tout champ extérieur d'origine électrique ou non, mais dû toujours à des électrons (figure 2) et il le fera, tant en intensité qu'en direction. Oui, on peut affirmer aujourd'hui, alors que la métallurgie repose en grande partie sur cette théorie (qui, en fait, cesse d'en être une) que le magnétisme représente le contrôle de ces champs magnétiques élémentaires disposés de façon anarchique : sera alors aimant permanent celle de ces matières pour laquelle cette orientation prendra un caractère durable (fig. 2-b) ; le fer doux, par contre, dont nous ne rappellerons pas les propriétés ici, ne conserve ce magnétisme tout juste que pendant la durée de l'excitation. Cette interaction aura pour effet le

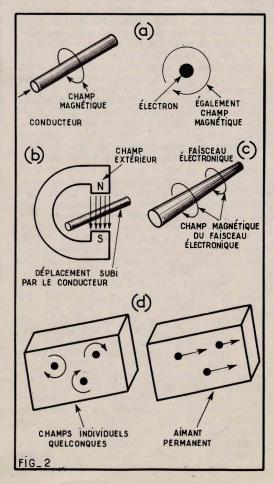

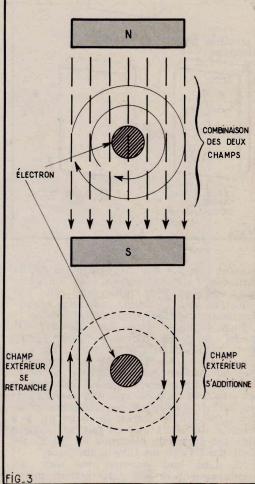


déplacement mutuel de ces deux éléments générateurs, mais, comme la plupart du temps c'est l'électron qui, entre les deux, interviendra avec le moins d'ardeur, c'est lui aussi (fig. 3) qui subira effectivement un déplacement perceptible.

C'est sur ce principe que sont basés, en particulier, les ensembles déflecteurs que l'on emploie en télévision et en oscillographie et dans lesquels on rencontre éga-lement les effets secondaires dus à des

De quoi voulez-vous que puisse se composer la cathode des tubes (à rayons cathodiques) sinon de molécules (synonymes pour nous d'atomes) et que comptezvous y retrouver après expulsion des électrons, sinon des ions (fig. 4)? Or, même ceux-ci ne se borneront pas à séjourner dans cette cathode ou, du moins, dans ce qui en subsiste et ils suivront, à leur tour, en grande partie, les électrons eux-mêmes, donneront lieu ainsi à un deuxième faisceau de nature également électrique.

Electrique, oui, car seul l'atome est électriquement neutre, mais cet aspect électrique n'est que la cause des événements, le facteur déterminant : les masses, en particulier, des particules, mises ainsi en mou-vement, varient grandement, suivant qu'il

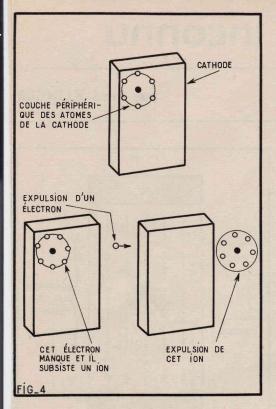s'agit de simples électrons ou d'ions. Si nous prenons certaines variantes de baryum, dont les oxydes trouvent effecti-




vement l'emploi dans la confection de ces cathodes, l'atome transformé en ion pèserait, en gros, cent mille fois plus que l'électron seul et unique qui aura engendré cette transformation.

Puisque nous avons placé les déplacements de telles particules sous l'angle de la combinaison « dynamique » des forces, il devient évident, soit que les énergies nécessaires aux déviations ne seront pas les mêmes pour les électrons et pour les ions, soit qu'à énergie disponible égale ces dernières subiront une déviation moindre. D'où, entre autres, le piège dit « à nions » (fig. 4-b) qui, en fait, se borne à agir sur les seuls électrons en les ramenant dans l'axe du tube cathodique.

Si, dans leur essence, les ions qui accompagnent et qui caractérisent même le phénomène d'électrolyse ressemblent en tous points aux principes que nous venons d'enoncer, les causes mêmes sont de nature quelque peu différente. Sans vouloir trop empiéter sur le domaine purement chimique (réactions secondaires, produits obtenus ou dégagés) nous devons tout de même rappeler certaines théories qui justifient l'existence ou l'apparition de ces ions dans des milieux et dans des circonstances que rien ne prédestinait à une telle assimilation.

Alors que l'eau pure, composée uniquement de molécules d'eau n'est, en principe, pas conductrice d'électricité, il suffit d'y dissoudre d'autres molécules, faisant partie d'une grande liste de composés, pour constater le passage d'un courant électrique dans des conditions bien déterminées. Tout se passe comme si le liquide obtenu, qui n'est plus pur, avait acquis une véritable nature électrique et, pour justifier ces résultats essentiellement expérimentaux, il ne suffit plus de considèrer des molécules étrangères dissoutes parmi des molécules d'eau pure : il faut introduire l'idée qu'une partie des molécules ajoutées elles-mêmes subit une scission, qui les transforme en leurs atomes constitutifs.

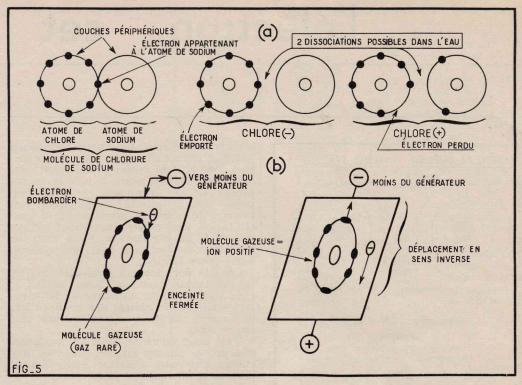Du moins, en théorie, car — et c'est la que se situe la grande particularité le partage emporte souvent (fig. 5-a), et dans des proportions parfaitement connues de nos jours, un nombre d'électrons un



peu supérieur à ceux qui feraient normalement partie de l'atome; en d'autres termes, ces molécules ne se scindent pas en atomes, mais en ions et ceux-ci réagiront encore à des champs extérieurs, comme nous venons de le voir.


Ionisation

Si c'est là une explication pour justifier comment le processus s'entame et comment il peut donner naissance, dès le début, au passage d'un courant, les phénomènes ultérieurs reviendront à des considérations plutôt mécaniques en envisageant l'électron en tant que véritable projectile qu viendrait bombarder de nouvelles molécules pour en chasser certains électrons et pour les transformer (fig. 5-b) ainsi en de nouveaux iors.

Mais peut-on alors vraiment parler d'un courant ionique? A notre avis (et nous ne sommes évidemment par les seuls) il suffit de considérer l'ensemble des événements par le seul truchement électronique, puisque, en fait, aucun appareil de mesure ne saura indiquer, à la fois, deux courants circulant en sens inverse et que le tout s'explique parfaitement du point de vue numérique et théorique en retenant l'un de ces courants seulement. Et ce sont encore des collisions de ce genre qui expliqueront, à la fois la fluorescence (qui ne nous intéresse que modérément ici) et les tubes à gaz du genre des thyratrons.

Au départ, il s'agit d'une simple triode (fig. 6-a) dont la cathode, chauffée, émet des électrons, sur lesquels le potentiel po-sitif, encore inférieur au potentiel d'amorgage, exercera son effet attractif habituel. Mais ce qui distingue ce thyratron des triodes ordinaires, c'est le fait que ces électrons traversent un milieu riche en molécules : leur caractère « gazeux », souvent monté en épingle, ne porte que sur leur répartition quelque peu anarchique à l'intérieur de l'enceinte qui leur est réservée. Chaque heurt, chaque choc, risque de priver l'une de ces molécules d'un électron, ou même de plusieurs, de transformer ainsi ladite molécule en ion et d'engendrer ainsi une particule, à caractère électrique, susceptible à son tour de transformer d'autres molécules en ions. Le mouvement agissant de proche en proche atteindra, par une sorte de réaction en chaîne, très rapidement des proportions importantes et conduira précisément à cet amorçage bien connu.

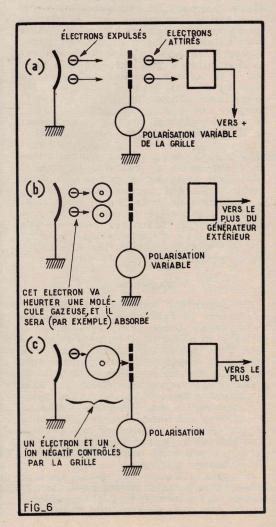Il devient ainsi normal de faire dépendre cette action ou, du moins, son importance et sa rapidité, soit du potentiel anodique, soit du potentiel de la grille de commande. Si l'anode dote effectivement l'électron, en l'accélérant sérieusement. d'une énergie cinétique qui se répercute sur l'impact lors des cellisions avec les



UN MAGNIFIQUE OUTIL— DE TRAVAIL PISTOLET SOUDEUR IPA 930

au prix de gros



Fer à souder à chauffe instantanée

Utilisé couramment par les plus importants constructeurs d'appareillage électronique de tous pays - Fonctionne sur tous voltages altern. 110 à 220 volts - Commutateur à 5 positions de voltage, dans la poignée - Corps en bakélite renforcée - Consommation: 80/100 watts, pendant la durée d'utilisation seulement - Chauffe instantanée - Ampoule éclairant le travoil, interrupteur dans le manche - Transfo incorporé - Panne fine, facilement amovible, en métal inoxydoble - Convient pour tous travoux de radio, transistors, télévision, téléphone, etc. - Grande accessibilité - Livré complet evec cordon et certificat de garantie 1 and dans un élégant sachet en matière plostique à férmeture éclair. Poids: 830 g.

NET

Les commandes accompagnées d'un mandat.

Les commandes accompagnées d'un mandat, chèque, ou chèque postal C.C.P. 5608-71 bénéficieront du franço de port et d'emballage pour la Métropole.

RADIO-VOLTAIRE

155, avenue Ledru-Rollin - PARIS-XI

ROQ. 98-64

RAPY

Vient de paraître!



CATALOGUE COMPLET

Pièces détachées, tubes électroniques, et semiconducteurs Grand Public et Professionnels Ensembles en pièces détachées

Envoi contre 2 timbres à 1,00 pour frais Gratuit pour 50 F d'achat

Découper et nous renvoyer cette annonce

RADIO-STOCK

6, RUE TAYLOR - PARIS (10°) TEL. NOR. 83-90 - 05-09 molécules, la grille de commande freinera également dans ses environs (fig. 6-b) par son action de contrôle le mouvement des électrons fortement expulsés de la cathode et agira donc, là encore, quoique indirectement, sur la vitesse acquise.

Conducteurs

Après avoir essayé d'y voir plus clair dans cette question de courant ionique, tournons-nous maintenant vers la 2° section, le rôle des diélectriques, et. pour cela, commençons par faire la distinction entre ceux-ci et les conducteurs.

Déjà peu nette dans le passé, la limite entre ces deux sortes de matériaux montre de moins en moins une ligne de séparation nette et franche, car, d'une part, les courants de fuite, naguère relativement acceptables, deviennent de plus en plus décelables et ne peuvent donc plus être négligés, et d'autre part, les dispositifs d'amplification de plus en plus perfectionnés ne permettent plus de perdre la moindre fraction de microvolt : parler aujourd'hui de plusieurs millions de mégohms ne relève plus du tout de la science-fiction.

Les propriétés de la semi-conduction aujourd'hui parfaitement connues et indiscutablement établies ont, par ailleurs conduit à une révision complète de certaines notions admises jusque-là et même par moments à leur bouleversement : c'est ainsi que nous sommes inévitablement amenés à prendre le contre-pied d'un manuel para-scolaire encore en vigueur aujourd'hui, et dont nous n'irons évidemment pas jusqu'à révéler le titre, puisque, pour lui, une pauvreté en électrons est le propre de la conduction. En fait, l'état de conduction traditionnel (à l'exception donc de certains cas particuliers concernant précisément la semi-conduction) ne peut se justifier que par une grande richesse en électrons libres ou, pour le moins, libérables sans la mise en œuvre de moyens trop importants.


Les électrons qui sont, au moins par leur nombre, très caractéristiques des divers atomes (un peu plus d'une centaine) parcourent sans cesse, on le sait, en nombre bien déterminé, diverses trajectoires de forme tantôt circulaire, tantôt elliptique (fig. 7), mais ici, tout comme d'ailleurs en chimie, on se préoccupera surtout des couches les « plus externes », car ce sont ces couches qui seront, par définition, rarement complètes et seront les plus aptes, soit à capter soit... à perdre un de ces électrons.

Fort logiquement, de plus, avec la tendance atomique à atteindre des couches aussi complètes que possible, ce sont les atomes qui comptent peu de tels électrons périphériques qui montreront cette tendance à un degré plus prononcé et c'est là qu'il faudra chercher les conducteurs, électroniquement plausibles.

TRAJECTOIRES ELECTRONIQUES INEGALES, TANTÔT ELLIPTIQUES

FIG_7

Lorsqu'un accumulateur vient de naitre, aucune de ses plaques ne se distingue en apparence par une prédilection pour des électrons et, avant d'en faire un générateur électrique, digne de ce nom, il faudra « former » l'accumulateur, autrement dit, créer par exploitation des principes de l'électrolyse, un déséquilibre électronique (fig. 8-a) entre les deux plaques : le courant soi-disant « délivré » par un tel accumulateur ne fait, en réalité, que tra-

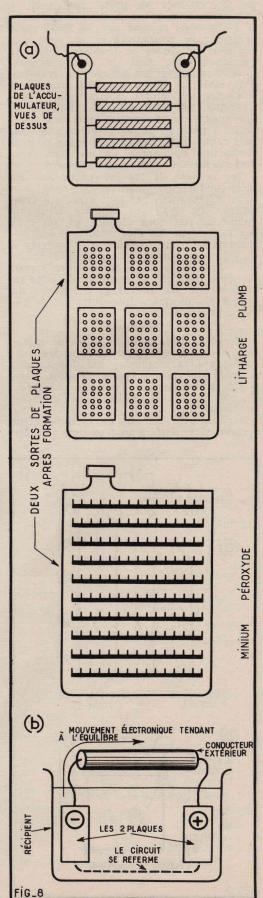

duire le retour à l'état initial d'équilibre électronique. Ce retour doit cependant franchir auparavant une autre étape. celle-là précisément à laquelle nous cherchions à aboutir par ce petit détour.


L'excès d'électrons qui constitue le propre de l'armature négative se traduira premier temps — par une pénétration d'électrons qui constitue le propre de l'armature négative (fig. 8-b) à une des extrémités du matériau qu'il s'agit de traverser. Si celui-ci se prête facilement à l'abandon d'un grand nombre d'électrons. le phénomène entamé par le générateur extérieur se poursuivra et on aura des chances d'atteindre le deuxième pôle de l'accumulateur; dans le cas contraire. lorsque donc on se trouve en présence d'un matériau plutôt mauvais conducteur (d'électricité), plutôt isolant, plutôt dié-lectrique, les électrons qui, toujours en provenance du générateur extérieur, cherchent à pénétrer dans cet échantillon seront captés par celui-ci et, perdus pour la conduction escomptée, ils mettront rapidement fin à l'équilibrage recherché.


Sur la base de ces interprétations, les semi-conducteurs montreront donc une sorte d'hésitation, car leur structure cristalline (fig. 9-a) sur laquelle nous ne voudrions pas nous étendre ici, ne cède pas facilement des électrons, toujours périphériques, mais parfaitement intégrés à un tel réseau; mais, d'un autre côté, puisque toutes les places à « électrons » sont occupées dans de telles matières, elles ne chercheront pas davantage à extraire du circuit des électrons introduits par le générateur extérieur.

Diélectrique

Avant de tirer pour ce genre de matériau, inclus essentiellement dans des condensateurs, la conclusion qui découle des données que nous venons d'établir, rappelons brièvement le processus même de la charge et de la décharge d'un tel condensateur.

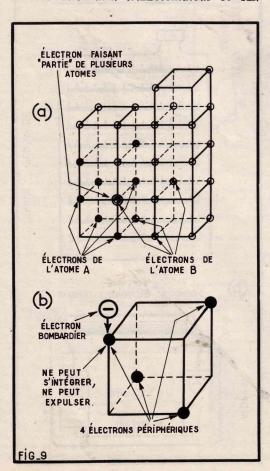Le dispositif de charge (généralement secteur alternatif, transformateur 50 Hz.



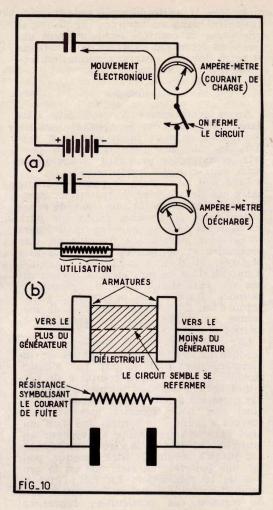

redresseur, filtrage des plus élémentaires), est appliqué aux bornes d'un condensateur que nous supposons déchargé : on constate (fig. 10-a) le passage d'un courant, non pas le simple déplacement de simples charges électriques mais hel et simples charges électriques, mais bel et bien un courant, ce qui suppose donc un circuit fermé; or, ici, ce circuit est mani-festement interrompu, perce que d'aucuns pourraient avoir tendance à rappeler un isolant parfait. Disons-le autrement encore, pour bien en fixer le principe : pour apprécier les qualités d'un condensateur. pour les minimiser surtout, on considère des courants de fuite, en assimilant ceuxci (fig. 10-b) à de véritables résistances placées en parallèle; fort heureusement. ce courant n'a rien de commun avec le courant de la charge, mais tous deux concernent évidemment — d'ailleurs, seule possibilité -- la même pièce détachée et. dans son intérieur, le même diélectrique.

Voici donc deux aspects différents qu'il faut essayer de concilier et ce d'autant plus que les courants évoqués sont, en fait, assez sérieusement limités dans le temps, tant à la charge qu'à la décharge. Tout comme les autres matières premières, de tels diélectriques contiennent des électrons, mais elles se distinguent par le fait que, déjà, nous avons fait respar le l'att que, deja, nous avons lait l'es-sortir à plusieurs reprises de ne point en comporter qui soient facilement détacha-bles. A ce titre, les électrons font évi-demment partie d'atomes et ceux-ci com-portent à leur tour des noyaux de « signe » électrique essentiellement positif de plus — et cela aussi nous l'avons fait ressortir — ces électrons tournent autour du noyau sur des trajectoires raremen circulaires, plus souvent déformées (l'ellipse n'est rien d'autre qu'un cercle a rayons momentanément inégaux), presque toujours déformables.

Et voici qu'apparaissent sur les deux armatures des charges électriques de si-


gnes opposés qui exerceront, sans aucun doute, une action relativement différente sur les atomes compris dans cette étroite zone que forme l'isolant d'un condensateur plan (fig. 11-a): les trajectoires vont s'allonger, devenir plus elliptiques encore, le noyau, positif, se rapprochera en apparence de l'armature négative, alors que, par moments, les positions des électrons seront assez proches de l'armature posi-tive. De proche en proche, ces déforma-tions finiront par former un véritable pont qui assumera une sorte de conduction entre les deux armatures et qui fer-mera pendant un bref temps le circuit. Il n'est guère exagéré de dire que toute l'énergie dépensée, lors de la charge, est

destinée, avant tout, à ces déformations des atomes et au maintien de cette modification des trajectoires électroniques; la décharge consistera alors à redonner aux atomes leur structure normale et congénitale avec récupération de l'énergie engagée. Plus grand aura été le nombre d'atomes à participer au mouvement initial, plus importante sera l'énergie stockée et plus forte sera la quote-part de l'énergie restituée : fort logiquement, les conditions mêmes de la décharge dépendront de la constitution de ce diélectrique puisque, pour reprendre leurs formes initiales, les atomes auront intérêt à rencontrer le moins possible d'obstacles sous la forme d'autres atomes qui n'auraient pas participé à la charge.

De tels inconvénients deviendraient, à

diélectrique égal, plus sensibles, donc plus gênants, si charges et décharges se suivent à un rythme accéléré, ce qui sera le cas, lorsqu'on remplace la source de tension ou de courant continus par des si-gnaux variables et que — difficulté supplémentaire — ces variations s'effectuent à fréquence élevée. C'est ce qui explique essentiellement le comportement si différent d'un même condensateur, lorsqu'on cherche à l'employer à haute, voire à très haute fréquence.

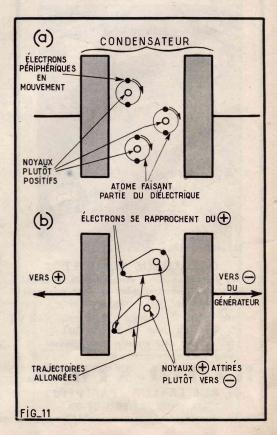Enfin, le phénomène d'hystérésis diélectrique que l'on mentionne moins souvent que son homonyme magnétique repose, lui aussi, sur ce retour des atomes à leur constitution initiale.



un tuner AM à transistors

alimentation secteur

Depuis quelques années le récepteur d'appartement a dans la majorité des cas cédé la place au récepteur portatif à transistors. Si ce dernier est parfaitement adapté à l'usage auquel il est destiné, c'està-dire à la réception des émissions radio pendant les déplacements, il faut bien reconnaître que sa musicalité ne peut rivaliser avec celle d'un apparei. d'appartement. Cela est imputable à l'amplificateur BF qui en raison du volume réduit ne peut comporter tous les systèmes correcteurs nécessaires. Le haut-parleur contribue également pour une large part à cet état de chose. En effet aussi bon soit-il, un haut-parleur de 10 à 12 cm ne peut prétendre reproduire une gamme étendue de fréquences et les graves sont pratiquement escamotées.

Beaucoup d'auditeurs possèdent maintenant un amplificateur BF lequel est même très souvent de classe HI-FI. Il est tout indiqué de l'utiliser pour la réception des émissions AM qui sont, encore, actuellement, les plus nombreuses et intéressent toujours un large public. Il suffit pour cela de prévoir un tuner qui n'est autre qu'un récepteur s'arrêtant à la détection ou possédant au plus un étage de préamplification BF et de relier sa sortie à l'entrée de l'ampli BF pour obtenir des auditions dont les qualités seront directement fonctions de celles de l'amplificateur et des haut-parleurs qui l'équipent. Un tel tuner peut également être utilisé en relation avec l'ampli BF d'un électrophone ou d'un magnétophone.

L'utilité d'un tel appareil est incontestable et si vous décidez de monter celui que nous vous proposons, vous serez étonné des ressources musicales dont sans prétendre égaler la modulation de fréquence, sont capables les émissions AM.

Le schéma

Il est représenté à la figure 1. Etant donné que les ondes courtes sont peu coutées, ce tuner est uniquement prévu pour la réception des gammes PO et GO. La réception a lieu par cadre incorporé. Ce cadre qui forme le circuit d'entrée possède un bâtonnet de ferroxcube de 20 cm qui assure une excellente sensibilité et l'élimination des parasites grâce à con effet directif. Le cadre, on ne le signale pas assez souvent, présente aussi l'avantage d'augmenter la sélectivité, sa rotation permettant dans la majorité des cas d'éliminer une station brouilleuse. Le commutateur de gammes est à 4 sections, 3 positions. La troisième étant une position d'arrêt. Une des sections sert à la commutation du cadre. L'enroulement sélectionné est accordé par la cage 280 pF du condensateur variable dont les lames fixes sont connectées au commun de cette section. L'enroulement GO est shunté par un trimmer fixe de 120 pF qui sert à limiter la gamme grandes ondes du côté des fréquences élevées pour qu'elle couvre ainsi l'étendue définie par les normes.


ainsi l'étendue définie par les normes.

Chaque enroulement du cadre possède une prise assurant l'adaptation de l'impédence du circuit d'accord à celle d'entrée du transistor changeur de fréquence. La sélection des prises est assurée par la seconde section du commutateur. Un condensateur de 47 nF sert de liaison entre le commun de cette section et la base du transistor. Ce dernier est un AF126. Sa

base est polarisée par un pont formé d'une 100 000 ohms côté — 9 V, une 220 000 Ω allant au collecteur et une 10 000 ohms côté masse. La masse, sur ce montage correspond au pôle « plus » de l'alimentation. Le potentiel de l'émetteur est fixé, par rapport à la masse par une résistance de 1 000 ohms. Cette dernière sert également à compenser l'effet de température.

Le transistor AF126 assure les fonctions de modulateur et d'oscillateur. Pour cette dernière fonction il est associé à un bobinage oscillateur commun aux deux gammes. Un des enroulements est accordé par la cage 120 pF du condensateur variable. Par une prise intermédiaire et un condensateur de 10 nF il est inséré dans le circuit émetteur du transistor. L'autre enroulement ou enroulement d'entretien, est placé, dans le circuit collecteur. Sous cette forme l'oscillateur local permet la réception de la gamme PO. En position GO une troisième section du commutateur branche sur le circuit accordé un trimmer fixe de 320 pF et un trimmer ajustable. Le primaire accordé du transformateur MF1 est également inséré dans le circuit collecteur. Notons au passage que la fréquence MF est 480 kHz. L'alimentation de l'étage changeur de fréquence s'effectue à travers une cellule de découplage formée d'une 4.700 ohms et un condensateur de 47 nF.

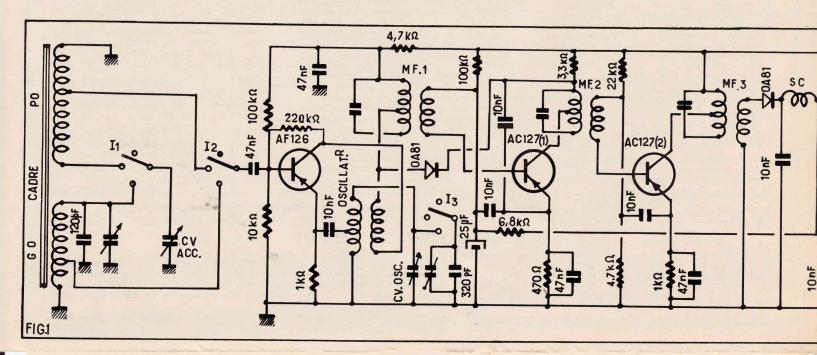Le secondaire de MF1 attaque la base d'un transistor AF127, qui équipe le premier étage MF. La pôlarisation de cette électrode est appliquée au point froid de l'enroulement par un pont dont les constituants sont une 100 000 ohms côté — 9 V



et une 6 800 ohms aboutissant au sommet de la charge du détecteur où est prise la tension de CAG. La 6 800 ohms forme avec un 25 µF la cellule de constante de temps du circuit de CAG. Le point froid du secondaire de MF1 est découplé à l'émetteur du transistor par un 10 nF. Le circuit cmetteur contient une résistance de compensation de 470 ohms découplée par un 47 nF. Le circuit collecteur est chargé par le primaire accordé du transfo MF2. La liaison avec le collecteur étant opérée, à partir d'une prise d'adaptation d'impé-dance. Une cellule de découplage formée d'une 3 300 ohms et d'un 10 nF allant à l'émetteur est prévue dans le circuit col-lecteur. Une diode OA81 a sa cathode reliée au sommet de la 3 300 ohms et son anode à la prisc du primaire de MF1. Par suite de l'asservissement de l'étage MF à la CAG, la réception d'une station puissante a pour effet de rendre cette diode conductrice et d'amortir le primaire de MF1. Ce dispositif renforce l'action de la CAG et augmente la bande passante de l'ampli MF ce qui entraîne une amélioration de la musicalité.

Le secondaire de MF2 attaque la base d'un autre AF127 qui équipe le second étage moyenne fréquence. Le pont de pôciage moyenne frequence. Le pont de pôlarisation de la base est formé d'une 22 000 ohms côté — 9 V et d'une 4 700 ohms côté masse. Il est découplé vers l'émetteur par un 10 nF. La résistance de compensation est une 1 000 ohms découplée par un 47 nF. Le circuit collecteur est chargé par le primaire accordé du transfo MF3.

Le secondaire de MF3 attaque une diode OA81 qui assure la détection. Une cellule de découplage formée d'une self de choc et d'un condensateur de 10 nF élimine les résidus de HF et de MF et transmet le courant BF à la charge du circuit détecteur qui est formée par un potentiomètre de volume de 10 000 ohms shunté par un 10 nF. Le côté froid du potentiomètre est relié à la masse par une 12 ohms. Le curseur du potentiomètre attaque à travers un 10 μF la base d'un transistor AC125 qui équipe l'étage préamplificateur BF. Cette base est pôlarisée par une 68 000 ohms allant à la ligne — 9 V et une 10 000 ohms allant à la masse. La résistance de la companyation prévue dans tance de compensation prévue dans l'émetteur est de 2 200 ohms. Son condensateur de découplage de 100 µF a son pôle + relié non pas à la masse mais au point de jonction du potentiomètre de volume

SORTIE B.F. 25µ E AC125 INTERR. ALIM. SECTEUR ARRET

et de la 12 ohms. Cette disposition donne lieu à une contre-réaction qui réduit la distorsion. Le collecteur est chargé par une 4 700 ohms et la liaison avec la prise de sortie est obtenue par un 25 µF

L'alimentation secteur est un élément préfabriqué breveté portant la référence TN9. Ce dispositif présente la particularité remarquable de pouvoir être branché sur n'importe quel secteur alternatif de 100 V à 240 V sans commutation. Il pro-cure en sortie une tension de 9 V et peut débiter de 20 à 40 mA. Cette alimentation peut être mise en court-circuit sans risque de détérioration. Cette alimentation pouvant, le cas échéant, être remplacée une pile. La quatrième section du commutateur PO-GO coupe le circuit 9 V. Il est cependant recommandé de prévoir un interrupteur dans le circuit secteur de l'alimentation. La ligne — 9 V est découplée par un condensateur de 500 µF.

Réalisation pratique

Les plans de câblages sont donnés aux figures 2 et 3. Le montage s'effectue sur un petit châssis métallique. Sous les fentes pratiquées dans le châssis on soude les relais A, B, C, D, E destinés à recevoir les transistors et la diode détectrice. Ils doivent posséder 3 cosses doubles, isolées. On soude également sous le châssis les relais F et G. Sur le dessus on met en place le bobinage oscillateur. On dispose les trois transfos MF et le potentiomètre de volume dont l'axe doit être accessible sous le châssis.

On monte le commutateur de gamme sur le démultiplicateur du CV et on fixe ce dernier muni du condensateur variable sur la face avant du châssis. Le cadre sera

mis en place plus tard.

On relie l'armature du CV au châssis. On connecte la cage CV acc. au commun It du commutateur et la cage CV osc. à la cosse 2 du bobinage oscillateur. Entre le commun I2 et B du relais A on soude un condensateur de 47 nF. Entre Ia et la masse on soude un condensateur 320 pF et un ajustable et on relie la paillette I₃b à 2 du bobinage oscillateur. Toujours sur le commutateur on connecte la paillette I, à la masse.

Sur le relais A on soude : une 220 000 ohms entre C et B, une 100 000 ohms entre B et la cosse 2 de MF1, une 10 000 ohms entre B et une des cosses de fixation, une 1 000 ohms entre C et la cosse de fixation. On relie 1 du bobinage oscillateur à la masse sur le châssis, la cosse 4 à C du relais A. On soude le fil 1 de MF1 à 5 du bobinage oscillateur. On dispose un 10 nF entre 3 de ce bobinage et E du relais A.

Sur le transfo MF1 on soude un 47 nF entre la cosse 2 et le châssis et une 4 700 chms entre cette cosse et le relais G, une 100 000 ohms entre la cosse 4 et le relais G, un 25 µF entre la cosse 4 et la fixation du relais. Cette cosse 4 est connectée à b du relais F et la cosse isolée du relais G à la cosse 2 de MF3. On soude encore un 0 nF entre la cosse 4 et E du relais B et une 6 800 ohms entre b du relais F et 2 du relais D. On dispose une 470 ohms et un 47 nF entre E du relais B et la patte de fixation de ce relais. On soude le fil 2 de MF1 sur B du relais B et le fil 1 de MF2 sur C du même relais. On dispose une 22 000 ohms entre la cosse isolée du relais G et 4 de MF2, et une 4 700 ohms entre la cosse 4 et le châssis, un 10 nF

entre la même cosse et E du relais C.
Sur le relais C on soude entre E et la
cosse de fixation une 1000 ohms et un
47 nF. On soude le fil 3 de MF2 à B du relais C et le fil 1 de MF3 sur C du relais C. On dispose une 3 300 ohms entre les cosses 2 des transfos MF2 et MF3. Entre

la cosse 2 de MF3 et le châssis on soude un 500 µF. On soude le fil 3 de MF3 sur la cosse 1 du relais D. On relie la cosse 4 du transformateur au châssis.

Sur le relais D on dispose: un 10 nF entre la cosse 3 et une des cosses de fixat:on, un autre 10 nF entre la cosse 2 et l'autre cosse de fixation, une self de choc entre les cosses 2 et 3. On connecte, la cosse 2 de ce relais à une extrémité du potentiomètre de volume. Entre l'autre extrémité de cet organe et le châssis on place une 12 ohms. On soude un 100 µF entre cette extrémité du potentiomètre et la cosse E du relais E et un 10 µF entre le curseur du potentiomètre et la cosse B du relais E, une 2 200 ohms entre E et une des cosses de fixation du relais E et une 10 000 ohms entre B et l'autre patte de fixation du relais E, une 68 000 ohms entre B du relais E et la cosse 2 de MF3, une 4 700 ohms entre C du même relais et la cosse 2 de MF3 un condenasteur de 25 un entre la cosse C du melais E et la cosse 2 de MF3 un condenasteur de 25 un entre la cosse C du melais E et la cosse 2 de MF3 un condenasteur de 25 un entre la cosse C du melais E et la cosse 2 de MF3 un condenasteur de 25 un entre la cosse C du melais E et la cosse 2 de MF3 un condenasteur de 25 un entre la cosse C du melais E et la cosse 2 de MF3 un condenasteur de 25 un entre la cosse C du melais E et la cosse 2 de MF3 un condenasteur de 25 un entre la cosse C du melais E et la cosse 2 de MF3 un condenasteur de 25 un entre la cosse C du melais E et la cosse 2 de MF3 un condenasteur de 25 un entre la cosse 2 de MF3 un entre la cosse 2 de MF3 un condenasteur de 25 un entre la cosse 2 de MF3 un entre la cosse 25 μF entre la cosse C du relais E et la cosse a du relais F. Sur la cosse a du relais F on soude le câble blindé de sortie BF, câble qui servira à la liaison avec l'entrée de l'amplificateur BF. Sa gaine est soudée sur la patte de fixation du relais F.

On met en place en respectant le sens indiqué la diode OA81 entre 5 du bobinage oscillateur et la cosse 2 de MF2. Par un cordon souple torsadé on connecte la cosse 2 de MF3 à la broche 1 du bouchon de branchement de l'alimentation et les paillettes I,a et I,b du commutateur à la broche 2 du même bouchon. La liaison avec l'alimentation se fait en enfonçant ce bouchon dans la prise femelle de celle-ci.

On soude la diode OA81 entre les cosses 1 et 3 du relais D et les transistors AF126, AF127 (1), AF127 (2) et AC125, respectivement sur les relais A, B, C, E. Bien entendu le fil émetteur de ces transistors

DECRIT CI-CONTRE -

TUNER AM TRANSISTORISE

LE COMPLEMENT DE VOTRE CHAINE HI-FI



Présenté en élégant coffret. Dim. : 255x155x95 mm

Permet la **réception** des gammes **PO** et **GO** sur :

— Votre Amplificateur

— Votre Electrophone

— Votre Magnétophone

Alimentation par pile 9 volts incorporée Consommation insignifiante (3 mA) (alimentation secteur indépendante possible)

19,20 13,00 Jeu de transistors avec diode COMPLET, en pièces détachées

EN ORDRE DE MARCHE : 125,00

105,75


30,00


* ALIMENTATION SECTEUR (facultatif)

(Port et emballage : 8,50)

Comptoirs CHAMPIONNET

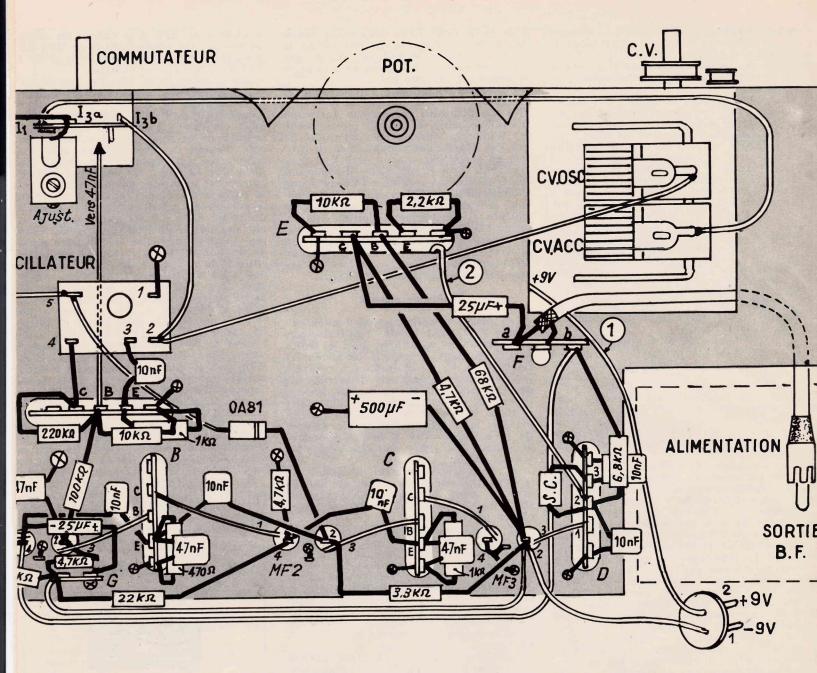14, rue CHAMPIONNET - PARIS (18') Tél.: 076-52-08 C.C. Postal 12.358-30 Paris



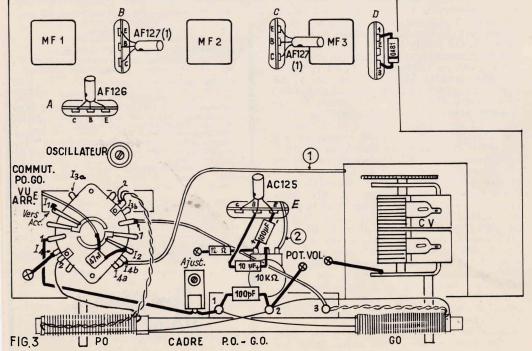

doit être soudé sur la cosse E des relais et les fils base et collecteur sur les cosses

et les fils base et collecteur sur les cosses B et C.

On met en placé le cadre. On relie sa cosse 2 au châssis, sa cosse 1 à la paillette 1 de la section I, du commutateur, sa cosse 3 à la paillette 1 de la section I2 du commutateur. Le fil torsadé de l'enroulement PO à la paillette 2 de la même section et le fil qui constitue l'extrémité de l'enroulement PO sur la paillette 2 de la section I1. Entre la cosse 1 du cadre et la masse on soude un condensateur de 100 pF et un condensateur ajustable. 100 pF et un condensateur ajustable.

Alignement

L'alignement de ce tuner s'effectue comme pour un poste AM classique. On retouche s'il y a lieu l'accord des transfos

En gamme PO, sur 1 400 kHz on règle les trimmers du CV en commençant par celui de la cage « oscillateur ». Sur 574 kHz on règle le noyau du bobinage oscil-lateur et la position de l'enroulement PO du cadre.

En gamme GO on règle sur 200 kHz les deux ajustables et sur 160 kHz la position de l'enroulement GO du cadre.

A. BARAT.

le tuner "FM 4"

par R. WILSDORF (1)

Construction des bobinages

A. Bobinages HF:

Les trois bobinages, sous la dénomination HF, sont représentés par la figure 10 Sur cette figure, sont marquées toutes les indications nécessaires pour pouvoir entreprendre leur construction.


I. Le circuit d'entrée se compose, en premier lieu, de L₂. Sur un mandrin quel-conque, nous enroulons deux fils ensem-ble, à spires jointives; disons 11 à 12 spires. Les deux fils bobinés ainsi, nous donnent deux bobines, après dégagement l'une de l'autre. En plus, l'espacement voulu entre spires et très régulier. A l'aide d'une pince neus modelons une d'elles, pour obtenir l'aspect de L2, sur la figure 10a. Nous tiendrons évidemment compte du nombre de spires et de la hauteur proposée. On la soude sur les cosses correspondantes de la plaquette support.

La deuxième bobine obtenue nous servira à la confection de L₂ ou L₄. Il faudra donc recommencer la même opération pour une troisième bobine.

Continuons avec L₂ où il faut placer maintenant L₁-L₂, nous reglissons le mandrin. Décapons proprement une extrémité d'une longueur de fil cuivre sous émail (voir fig. 10) et soudons-le à la cosse B. Enroulons entre les spires de L₂, deux spires de ce fil, puis diri-geons-le à la cosse masse milieu de la pla-quette. Coupons le fil à la longueur converable, décapons et soudons-le à cette cosse. Reprenons ce fil et continuons la même opération avec deux autres spires entre celles de L₂, soit de la cosse masse milieu à la cosse A. Nous avons ainsi L₄ avec quatre spires au total et la prise médiane masse M. Retirons le mandrin de fortune et mettons à la place indiquée le 100 pF par soudure.

Nous pouvons' déjà souder les fils de

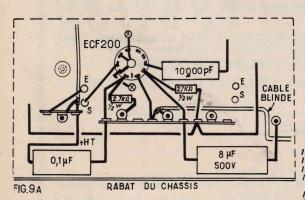connexions, qui passeront sous le châssis. Le circuit d'entrée est prêt à être monté sur le châssis, à l'endroit indiqué et pré-paré d'avance. Les cosses à souder de la plaquette sont dirigées vers les CV. Avec la cosse masse milieu sera fixé en même temps le relais pour l'arrivée d'antenne, sous le châssis.



(1) Voir le début de l'étude dans notre pré-cedent numéro.

Signalons que le sens d'enroulement des L.-L. et L. peut être quelconque. Puisque L., entre les spires de L., suit automati-quement les spires de cette dernière. Enfin L3 et L4 sont des bobinages à un seul enroulement.

II. Continuons en construisant le circuit d'accord. Mettons L₃ préparé, par soudure en place, ainsi que les deux variables « cloches ». Ensuite nous plaçons le 10 000 pF à l'arrière de la plaquette, une sortie soudée à la cosse masse milieu et la deuxième sortie à la prise médiane M (spire milieu en haut de L₂) voir encore la figure 8. Au cas où le condensateur se-rait marqué à une extrémité par un gros trait, formant un anneau autour, nous mettons ce côté vers la masse. Ceci est vrai également pour le câblage sous le châs-

Le circuit d'accord peut être mis en place sur le châssis, les cosses de la pla-quette dirigée vers la ECF801. Soudons encore avant, le fil passant sous le châssis. Avec la cosse masse milieu sera fixé le relais à trois cosses, près de L₁₁, sous le châssis.

Nous pouvons déjà mettre en place la l'gne du CV1 vers la plaquette. III. Nous terminons la construction des

bobinages HF avec l'escillateur, qui n'a rien de particulier, la figure 10c étant très claire. Au montage sur le châssis, les cosses de la plaquette seront dirigées vers

Nous poserons déjà la ligne du CV2 à la Nous poserons de la la lighe du CV2 a la plaquette et pouvons encore là, souder d'avance les fils de passage sous le châssis. Avec la cosse masse du milieu est fixé le relais à trois cosses, portant les accessoires pour la triode oscillatrice ECF801, sous le châssis.

B. Bobinages MF

I. Transfos I et II:


Les transfos MF I et II ne diffèrent que par les deux détails suivants : distance D entre les primaires et les secondaires, puis du nombre de spires au primaire du transfo MF I, qui est de 22 au lieu de 18 spires. Nous reproduisons donc qu'un seul transfo MF à la figure 6, avec toutes les indications détaillées.

Nous préparons d'abord les plaquettes à cosses. Ensuite nous récupérons, à l'intérieur de stylos à bille d'usage très courant, les tubes réservoirs avec leurs pointes à écrire. Il en sera de même des manchons poussoir, dont un nous servira au démodulateur. Ces tubes ont comme diamètre 4 mm et le diamètre des man-chons 6,5 mm. Pour cette récupération, nous découpons, à la petite scie, le corps extérieur, à la mi-hauteur environ, sans détériorer les organes à récupérer. Au to-tal, il nous faudra trois tubes. Le troisième est utilisé pour le démodulateur.

Dégageons les trois pointes à écrire des tubes. Puis nous les glissons successive-ment sur un fil métallique pour pouvoir les tenir au-dessus d'une flamme, jusqu'à ce que tous les résidus d'encre soient carbonisés. Après refroidissement, nous sou dons ces pointes, aussi droites que possi-ble, dans les œils des cosses masse milieu des plaquettes, selon la figure 7. Pour ce travail, on les tient et on les dirige encore par un fil métallique.

A l'aide d'un peu d'ouate et d'un fil nettoyons l'intérieur des tubes du restant d'encre et découpons-les à la longueur in-diquée, soit 75 mm. Les « mandrins » de nos trois transfos MF sont préparés, en reglissant les tubes sur les pointes à écrire soudées.

Continuons en préparant les « fonds de panier ». Le support de ces bobinages sera un carton pas épais, mais néanmoins d'unc certaine rigidité. Prenons tout simplemen une couverture de dossier, de cahier, etc Comme nos tranfos MF sont prévus pour être accordés sur une longueur d'onde de 28 mètres, approximativement, soit d'une fréquence de 10,7 Mcs, les pertes en HI sont insignifiantes pour notre montage en employant du carton.

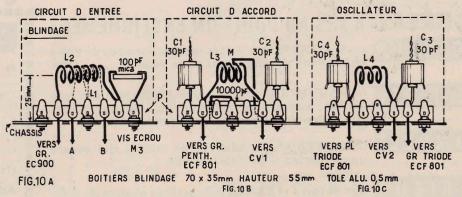

Avec un compas, traçons un premier cercle de 24 mm de diamètre, puis, un de 10 mm. Il faut recommencer six fois le même traçage, pusqu'il nous faut six « fonds de panier », y compris le ter-tiaire T du démodulateur. Dans cette suite, on peut constater que nous préparons déjà différentes pièces entrant dans la composition du transfo MF III.

Sur les cercles de 24 mm, on rapporte approximativement cinq fois Rx 1,176 = 14,112, arrondi 14 mm (il n'est absolument pas nécessaire de travailler au dixième!). De ces cinq points, dirigées vers le centre, traçons des lignes droites du cercle de 24 mm à celui de 10 mm. Après avoir découpé les six ronds, suivant le cercle extérieur, nous découpons des fentes de 1 mm environ, suivant les cinq lignes traçées, jusqu'au cercle intérieur.

Ceci fait, commençons à bobiner. Entre deux fentes, un peu à l'intérieur du cercle de 10 vers le centre, perçons avec une aiguille deux petits trous distants de 1 à 2 mm. En passant par ces trous, nous for-mons une boucle avec le fil indiqué, en gardant une longueur suffisante, pour pouvoir ramener, après le fil aux cosses pour soudure. En partant de cette boucle, commençons à passer notre fil dans les fentes, en serrant légèrement. On peut bobiner à droite ou à gauche, peu importe. Toute-fois, il faut veiller que les six « fonds de panier » aient tous le même sens d'en-roulement, sens que nous marquerons à la fin par une petite flèche sur le carton, afin d'éviter toute erreur.

Le fil passera donc alternativement d'une face à l'autre de notre rondelle et on y mettra chaque fois, le nombre de spires nécessaires, selon nos indications sur les figures. Le nombre de spires une fois en place, on perce de nouveau deux petits trous pour la formation d'une autre boucle. Le bobinage restera, ainsi, bien en place. Pour vérification, comptons les spires sur un des deux côtés et multiplions par deux, on obtient ainsi le nombre total des spires pour un bobinage donné. Disons, pour rassurer, qu'une spire de plus ou de moins n'aura aucune in-fluence sur le fonctionnement final, les

EC 900 GAL5 1-GRILLE 1-CATHODE II 2-7-CATHODE 2- DIODE I (000 3-4-FILAMENT 34-FILAMENTS 5 - ANODE 5_CATHODE I 6 - ECRAN SPEC 6.ECRAN BLINDAGE MINIATURE ALA EC900 7-DIODE II PENTE S=14,5 ECF 801 EF 85 1-3-CATH+GR.SUP 1 -3-CATHODE + ECR.BLIND 2-GR.COMM. 2-GR.COMM.PENT. 4-5- FILAMENT 4.5. FILAM.TS G-ECR. BLIND. CULOT NOVAL 6- ANODE PENT 7 ANODE TRIODE S= 8.5 7-GR. ECRAN 8_GR. ECRAN 8-ANODE TRIODE PENT . S=10,5 9_GR. SUPPR. 9- GR. TRIODE S=5,7 ECF 200 1_CATHODE TRIODE 0 0 8 2-CATHODE PENT. 3-GR. COMM. PENT . CULOT DECAL 4-GR. SUPPRESSEUR 5.6_FILAMENTS TRIODE S=5 7 ANODE PENT . PENTODE S=14 8 GR. ECRAN 9 ANODE TRIODE 10 GR.COMM. TRIODE FIG.11

variables « cloches » rattrapant cette infime erreur.

Les six bobinages une fois terminés, nous traçons un autre cercle à 1 mm environ des dernières spires, pour découper le carton en trou. Ce découpage dépend du diamètre du fil employé et évidemment du nombre de spires. Ensuite avec une mèche de 4 mm, on pratique à la main un perçage dans le centre, afin de pou-voir glisser les bobinages sur les tubes support.

Là où on commence à bobiner est l'entrée E et là où on arrête est la sortie S.


Il ne reste plus qu'à finir le montage des transfos MF I et II. Glissons sur le tube un « fond de panier » de 18 spires à la hauteur indiquée. On peut, avant, mettre un peu de colle synthétique au tube, à l'emplacement prévu pour la bobine, avant de la glisser, l'immobilisation sera ainsi assurée. Ne pas imprégner les spires. Veillons aussi que la flèche, marquée avant, soit visible du haut et corresponde avec celle de la figure 6. Glissons ensuite le « fond de panier » de 22 spires à la distance D du secondaire, déjà en place, soit 25 mm. Ce sera donc le transfo MF I. Relions les entrées et sorties aux cosses correspondantes, en décapant le fil et en le passant deux ou trois fois par les trous des cosses, avant soudure. Le fil fin doit être bien « pris » par la soudure.


La flèche sur le « fond de panier » de 22 spires doit être encore visible du haut et correspondre à celle de la figure 6. On laisse assez de « mou » aux fils et ils ne doivent pas être tendus entre les bobines et les cosses. Signalons aussi que ces fils n'ont nullement besoin d'avoir les con-tours qui sont présentés. Ceci compte éga-lement pour le transfo MF III.

Si au moment où on veut mettre en place les « fonds de panier » on s'aper-coit que les fils sortent du « mauvais côté », il n'y a qu'à repasser encore une fois, les fils par les petits perçage et tout doit rentrer dans l'ordre. L'essentiel est, nous le répétons, que le sens d'enroulement des bobines soit toujours celui que la flèche précise sur les figures.

Pour finir le transfo MF II on glisse deux « fonds de panier » de 18 spires, en respectant les distances indiquées et ce qui a été dit plus haut.

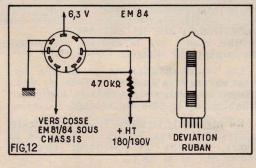Il ne reste plus qu'à placer les variables « cloches » par soudure et si on veut, les fils isolés passant sous le châssis (S-E et E-S).



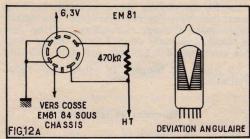

Les deux transfos MF sont prêts à être montés sur le châssis, aux emplacements spécifiés par la figure 8, les cosses à souder de la plaquette dirigées, chaque fois, vers les CV.

Avec les vis du transfo MF I sont fixées, en même temps, deux relais à trois cosses sous le châssis. Les vis de fixation du transfo MF II servent encore à fixer partiellement deux autres plaquettes à cosses sous le châssis (consulter le plan de câblage, figure 9).

II. Transfo MF III-Démodulateur :

Les détails de ce transfo sont présentés à la figure 7.

Prenons un des manchons récupérés et agrandissons l'alésage avec un foret de

RADIO-BLANCARDE

Chemin de St-Joseph - Les Gallègues

13 - AUBAGNE FREQUENCEMETRE-HETERODYNE U.S.A. - BC 221

GENERATEUR HF CARTEX 930

SELF A 2 ROULETTES

RECEPTEUR R. 298

Le Récepteur R 298, équipé d'un oscillateur va-riable de 100 à 156 Mc. Prix 280,00 Armoires Rack pour récepteurs avec ventilateur.

110,00 La paire

OSCILLOSCOPE PHILIPS GM 3159

Autres modèles et nombreux autres appareils di-vers disponibles. Notre annonce de MAI est tou-jours valable - LISTE CONTRE 1,20 F EN TIMBRES NOS PRIX S'ENTENDENT PORT ET EMBALLAGE


EN SUS


● LOCAL ouvert tous les après-midi de 14 h à 18 h 30, sauf le lundi - Le samedi et le dimanche de 9 h à 12 h.

4 mm, perçage très facile à réaliser. Glissons ce manchon sur le tube préparé, de taçon à obtenir environ 27 mm entre la base du tube et le haut du manchon. Comme nous commencerons à bobiner le secondaire à 2 mm du haut du manchon, nous obtenons nos 25 mm, indiqués sur la figure 7. Répétons encore une fois que nous ne sommes pas obligés de travailler au dixième. Ces mesures sont faites à l'aide d'un décimètre courant.

A 2 mm donc, du haut du manchon, nous pratiquons, à l'aide d'une aiguille chauffée, un petit perçage de part et d'autre du manchon et du tube. On ébarbe s'il y a lieu, à la lime très douce. Passons, parce petit perçage, deux longueurs convenables de fil proposé, en gardant les longueurs nécessaires pour raccorder. Gardons les fils plus longs, on les coupera après à la longueur voulue. Mettons une légère goutte de cire fondue au trou de sortie des fils gardés libres pour le moment. Ensuite, nous enroulons les deux fils ensemble et à spires très jointives dans le sens schématisé sur la figure 7, c'est-à-dire vers la gauche, en regardant la figure 7 et le bobi-

à leurs cosses. Puis glissons le tertiaire T, le « fond de panier » à 10 spires, à côté du primaire L₆. L'entrée E, de ce tertiaire T, rejoint le point X et la sortie S rejoint la cosse masse milieu de la plaquette, cette dernière étant rabattue à angle droit sur la plaquette. On peut souder de suite la ligne de passage sous le châssis avec le fil S du tertiaire. Faire à cette cosse une soudure rapide, pour ne pas détériorer le tube support par la chaleur. Pour être plus rassuré, on retire provisoirement le tube de sa pointe à écrire.

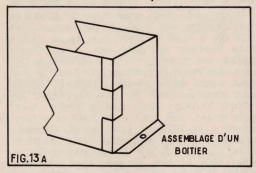

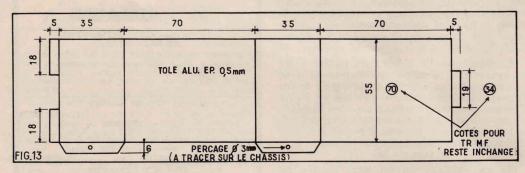

nage progressera vers la partie conique du manchon, côté plaquette. Nous bobinons 18 spires doubles, en veillant bien que les deux fils ne chevauchent pas et que les fils sont bien placés côte à côte. Si on ne réussit pas du premier coup, on recommence autant de fois qu'il est nécessaire. De ce secondaire L₁₀ dépendra en grande partie la qualité de la reproduction sonore, propre aux émissions en modulation de fréquence.

Les 18 spires doubles en place, repercons un deuxième trou et repassons les deux fils, en les immobilisant définitivement par une légère goutte de cire fondue appliquée avec un tournevis chauffé. Là non plus, les spires ne seront imprégnées.

Mettons maintenant ce secondaire double en place, en glissant le tube support sur la pointe à écrire soudée. Prenons un des deux fils sortants du haut et soudonsle à la cosse correspondante, numéroté par 1.

Ce fil soudé est le numéro 1, et concorde egalement à la bobine numéro 1. Avec une « sonnette » quelconque, recherchons le fil sortant du bas, celui qui donne passage d'un courant avec le fil soudé auparavant. Ce second fil 1 et le deuxième fil resté libre du haut, sont reliés ensemble au point X. Le fil 2 du bas est de suite soudé à la cosse 2.

Nous vérifions si tout est en ordre de ce côté, le point X étant défait. Nous devrons donc avoir passage de courant de la cosse 1 au fil 1 vers X et ensuite passage de courant de la cosse 2 au fil 2 vers X. La « sonnette » branchée à la cosse 1 et à la cosse 2, ne doit pas indiquer un passage de courant.

Ceci fait, nous glissons le dernier « fond de panier » de 18 spires à 12 mm du secondaire, en veillant que sa flèche, indicatrice du sens d'enroulement, correspond à celle de la figure. Soudons les fils S et E

Pour réaliser le point X, nous coupons les fils 1, 2 et E du tertiaire à une longueur convenable. Décapons-les et étamons les extrémités avec le fer à souder. Ensuite on torsade ces trois fils sur longueur de 2 à 3 mm, puis on y applique le fer à souder pour le point de soudure final.

Pour terminer le transfo MFIII, on place les variables « cloches » sur les cosses par soudure et, si le réalisateur le veut, il soudra de suite les quatre autres fils 1, 2, E et S de passage sous le châssis.

Le transfo MF III est prêt à être monté sur le châssis, les cosses de la plaquette dirigées vers les CV.

Les vis de fixation de ce transfo, servent encore à la fixation partielle de deux plaquettes relais sous le châssis, bien iden tifiables sur le plan de câblage.

En plaçant le tertiaire T, la flèche devra correspondre aux flèches de L₀ et de la figure, le sens d'enroulement étant le même que celui de L₀.

Le fil de cuivre de 1 à 2/10, isolé à deux couches, fut récupéré sur des bobinages hors d'usage. Le nôtre, utilisé sur ce tuner, est isolé deux fois de fil de soie et à environ 14 à 15/100, soit 1,4 à 1,5/10.

La figure 14 montre le schéma de l'alimentation.

Alignement et réglage

L'ensemble une fois terminé et vérifié très sérieusement, on procède au réglage et à l'alignement, en nous aidant de l'indicateur d'accord pour les circuits et de notre ouïe pour la reproduction sonore.

Commençons d'abord à mettre le tuner sous tension, pour vérifier si rien d'anormal ne se présente. Si tout va bien, plaçons les CV à mi-course environ et les petits variables « cloches » à la position indiquée ci-après, les dimensions étant relevées entre la base et la « cloche ».


 $C_1:5\ mm$; $C_2:4,5\ mm$; $C_6:3\ mm$; $C_4:5\ mm$; $C_6:6,5\ mm$; $C_6:6\ mm$; $C_7:5\ mm$; $C_8:5\ mm$; $C_0:5\ mm$; $C_{1o}:6\ mm$.

Manœuvrons les CV, afin de capter une émission. S'il y en a plusieurs, gardons celle qui semble la plus puissante. Ne nous inquiétons pas, pour le moment, des « bruits » qui peuvent sortir du HP. L'essentiel est de les entendre.

Essayons à présent, d'augmenter l'intensité de réception en réglant provisoirement les C_1 et C_2 et en retouchant les CV. Normalement, l'indicateur d'accord commence déjà à dévier.

Procédons maintenant à l'alignement des transfos MF. Vissons ou dévissons C₀ (toujours très lentement) pour obtenir le maximum de déviation de notre « œil magique ». Faisons de même avec C₅, C₇, C₆, C₅. Ensuite avec S₁₀, recherchons la plage où les sons sortent du HP nets et purs. Recommençons autant de fois ces opérations qu'il sera nécessaire jusqu'au moment où tout semble en ordre à ces étages MF.

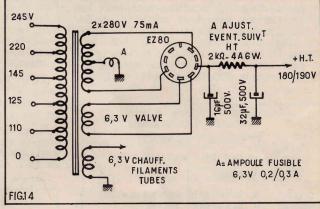Il se peut que « l'œil magique » se ferme maintenant complètement et qu'un réglage précis ne soit plus possible. Recherchons alors avec les CV, une émission plus faible ou, remplaçons l'antenne par



un fil de plus en plus court, jusqu'à ce que l'indicateur d'accord réagisse aux manipulations des petits variables, sans se fermer tout à fait. (Voir pour le branchement du fil l'avant-propos de l'article).

La deuxième phase de notre réglage consiste à régler l'oscillateur, afin de bien étaler sur le parcours des CV les émissions FM captées. C'est-à-dire de sorte que toute la bande FM soit impeccablement reçue sur tout le parcours de nos CV. Elle ne devra être étalée que sur une fraction du parcours des CV. On ne doit pas non plus être dans l'impossibilité de capter certaines émissions.

Pour faciliter ces réglages il sera nécessaire de connaître les fréquences des émistions reçues dans une région donnée. Un récepteur ou tuner FM d'une de nos connaissances, peut nous donner ces renseignements, les cadrans étant, en pratique, toujours gradués en Mcs.

En vissant ou dévissant C, (agir doucement, ces réglages sont précis), nous déplaçons vers la gauche ou vers la droite la bande FM sur le cadran. Nous avons donc la possibilité de caler les stations à l'emplacement voulu.

En vissant C_3 vers sa base nous élargissons la bande FM sur le parcours des CV. En dévissant C3, nous rétrécissons cette bande sur le même parcours.

En réglant donc convenablement les Ca et C4, on doit inévitablement tenir les ré-

sultats expliqués plus haut. Pendant les réglages de l'oscillateur, retouchons de temps en temps, provisoirement les condensateurs C_1 et C_2 du circuit d'accord, pour le maximum de déviation de l'indicateur d'accord.

Quand le réglage de l'oscillateur nous donne satisfaction, passons à la troisième phase : le réglage ou équilibrage exact du circuit d'accord. Tournons les CV sur une émission vers les 88 Mcs (les lames mobiles des CV presque centrées dans les lames fixes) et réglons C, à une déviation maximum. Plaçons ensuite les CV sur une émission vers les 100 Mcs (les lames mobiles presque sorties) et réglons C₂ au maximum de déviation de « l'œil magique ». Il faut refaire plusieurs fois les mêmes réglages pour arriver à bien équi-librer le circuit d'accord.

Retouchons une dernière fois à C₁₀, en se fiant seulement à l'oreille. Ce qu'indique l'indicateur d'accord, en manipulant C10, n'est pas à prendre en considération.

Robert WILSDORF.

Collection

Les Sélections de Système D Numéro 3

LES FERS A SOUDER

à l'électricité, au gaz, etc... 24 MODELES DIFFERENTS FACILES A CONSTRUIRE REUNIS PAR J. RAPHE

Prix : 1,50 F.

Ajoutez 0,10 F pour frais d'expédition et adressez commande à la SOCIETE PARI-SIENNE D'EDITION, 43, rue de Dunkerque, Paris-X°, par versement à notre compte chèque postal : PARIS 259-10 en utilisant la partie « correspondance » de la formule du chèque. Ou demandez-la à votre marchand habituel qui vous la procurera.

un téléviseur

portable 41 cm mixte

Disons immédiatement que nous avons appliqué à ce récepteur de télévision le qualificatif « mixte », parce qu'il est équipé de transistors et de lampes. Cette solution a été adoptée de préférence à une transitation telle pour des misers de transistorisation totale pour des raisons de fiabilité. Il faut en effet considérer que les téléviseurs portables sont soumis à des conditions de fonctionnement plus rudes que les modèles d'appartement.

Par définition un téléviseur de cette sorte doit être aussi peu volumineux que possible ce qui entraîne le choix d'un tube court et par conséquent à grand angle de déviation (114°). Or, dans l'état actuel des transistors disponibles, on a jugé que, toujours du point de vue recherche de la fiabilité maximale, il était préférable de garder un ensemble de base de temps à tube et d'utiliser des transistors là où ils sont plus sûrs que les lampes, c'est-à-dire dans les chaînes de réception « image » et « son ». Autre avantage non négligeable, les bases de temps à lampes sont plus faciles à mettre au point par un amateur qui, généralement, ne possède pas l'outil-lage nécessaire lorsqu'il s'agit de base de temps à semi-conducteurs. Si nous ajou-tons que le sélecteur VHF, le tuner UHF et la platine FI sont des éléments précâ-blés et préréglés on conçoit aisément que ce téléviseur soit réalisable par quiconque a un peu l'habitude du câblage.

Le schéma - Fig. 1A et B

Le sélecteur de canaux VHF. - Il est équipé de trois transistors associés au rotacteur sur lequel se montent les barrettes supportant les bobinages nécessaires à la réception des différents canaux. Les transistors sont au silicium et de type NPN. La préférence a été donnée aux transistors au silicium en raison de leur aptitude à supporter une température ambiante relativement élevée ce qui est le cas ici en raison de la présence des lampes.

Le premier transistor est un BF200 qui équipe l'étage amplificateur VHF. Il est monté en base commune. L'entrée est constituée par un airquit en 2 Le ligiour constituée par un circuit en π . La liaison avec l'antenne VHF s'effectue par un pont capacitif formé d'un 100 pF et d'un 4,7 pF. Bien entendu il faut également un séparateur dont la partie passe-bas relie l'an-tenne VHF au point de jonction des deux condensateurs d'entrée du sélecteur, et dont la partie passe-haut assure la liaison entre l'antenne UHF et le tuner UHF.

La tension d'alimentation est de 19 V. L'émetteur du BF 200 est relié au « moins » par une section du commutateur 625-819 lignes et par une 4 700 ohms et un bypass de 1 000 pF. La CAG est appliquée à la base à travers une 4 700 ohms et une 1 000 ohms découplées par des bypass de 1 000 pF. Le gain du transistor diminue lorsque son courant collecteur augmente (CAG directe), la chute de tension ayant lieu dans la résistance d'émetteur. La diminution du gain évite l'intermodulation son-vision. Le collecteur contient un circuit accordé comportant notamment un bobinage de la barrette, un condensateur de 3,3 nF et une résistance d'amortissement de 2700 Ω . Le + alimentation correspondant à la masse

vous remarquerez que les retours des collecteurs de tous les transistors s'effectuent à la masse.


L'étage modulateur est équipé d'un BF115 monté lui aussi en base commune. Cette électrode est polarisée par un pont composé d'une 4700 ohms côté «— alimentation» et d'une 10000, ohms côté masse. Ce pont est découplé par un bypass de l nF. Le potentiel de l'émetteur est fixé par rapport au « — alimentation » par une 2 200 chms. Un circuit accordé a son point chaud relié à cet émetteur. Il est couplé au circuit accordé de collecteur de l'étage VHF (couplage capacitif en tête). De cette façon l'émetteur du transistor modulateur reçoit le signal VHF amplifié. Le circuit collecteur est chargé par un circuit FI amorti par une résistance de 3 300 ohms.

En plus du signal VHF l'émetteur du BF115 modulateur reçoit à travers un 2,2 pF l'oscillation locale prélevée sur le collecteur du transistor oscillateur. Ce dernier est un BF115 monté en base commune. Le pont de base est constitué par une 4700 ohms, côté masse, et une 10000 ohms côté « Alimentation ». Le circuit émetteur contient une 2 200 ohms et le circuit collecteur, le circuit oscillant, qui

DECRIT CI-CONTRE_

Le « NEO-TELE 41 »

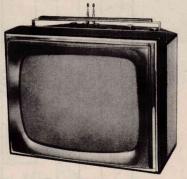TELEVISEUR PORTATIF à Tube Ecran « SOLIDEX »
41 cm (16 CRP4)
Equipé pour recevour les 2 chaînes 819 et 625 lignes



- Fonctionne sur Secteur 110/220 volts Faible encombrement (42 x 36 x 29 cm)
- Antenne d'intérieur incorporée.

 Tuner VHF et UHF entièrement équipés de transistors SILLCIUM, y compris

 PLATINE F.I Son et vision.

L'emploi de transistors «SILICIUM» permet d'obtenir une sensibilité et un rapport signal/ souffle absolument sans comparaison avec un matériel à tubes. Alimentation et Bases de temps sont équipées

de tubes permettant, pour un prix m une grande sécurité de fonctionnement.

Le « NEO-TELE 41 », complet en pièces détachées (tuner UHF et VHF - Platine Fl entièrement câblés et réglés) avec coffret

1133,52

EN ORDRE DE MARCHE : 1.250,00

C'EST UNE REALISATION


1 et 3, rue de REUILLY PARIS-XIIe PARIS-XII*


Téléphone: DID. 66 - 90


Métro: Faidherbe-Chaligny


C.C. Postal 6 129-57 PARIS

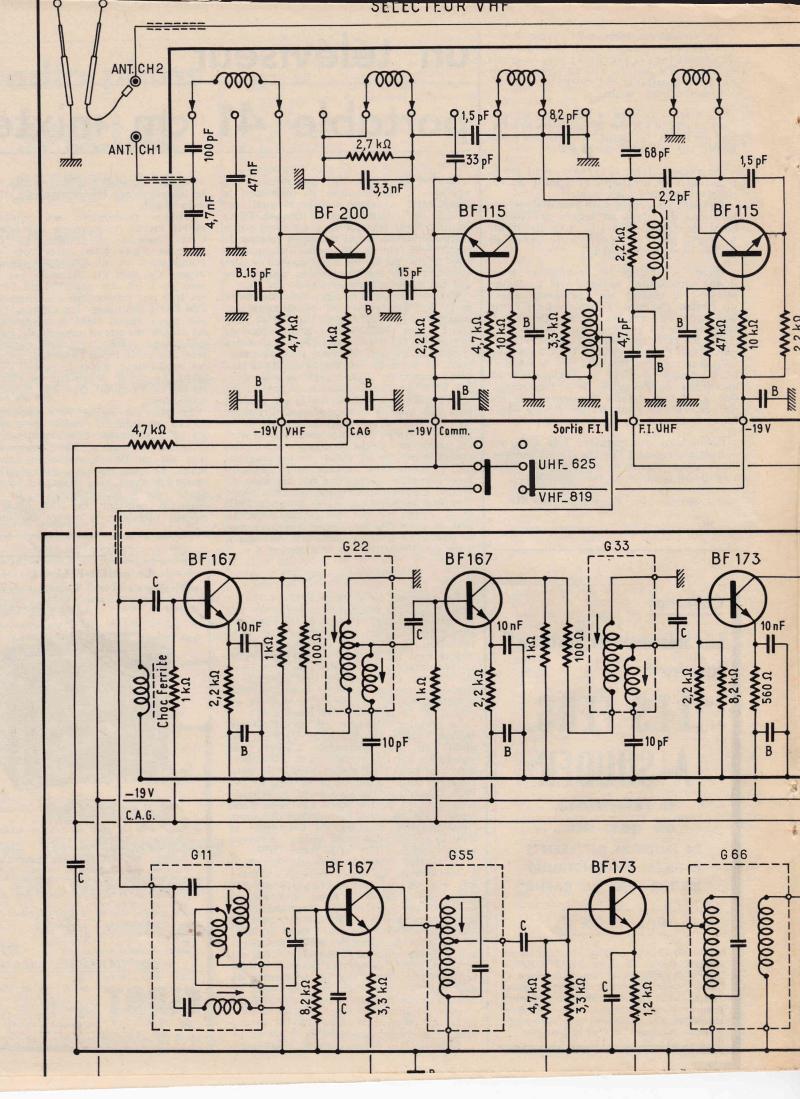
Voir notre publicité pages 2-3 et 4° de couverture



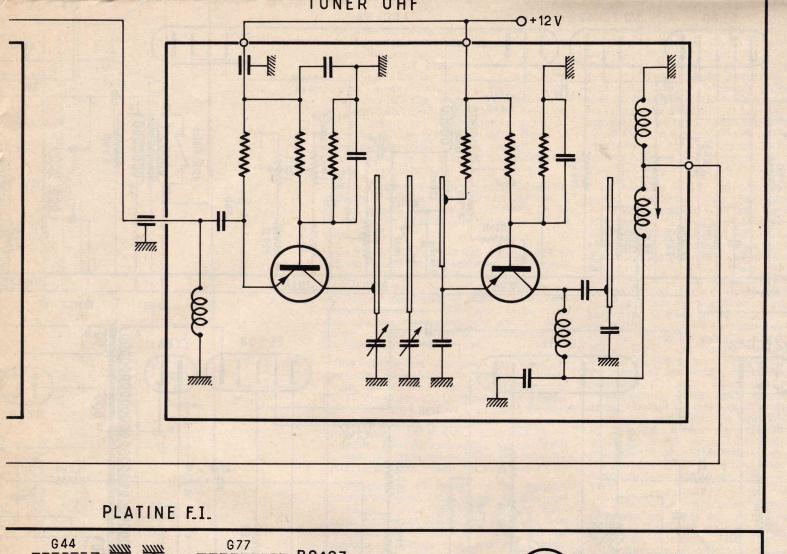

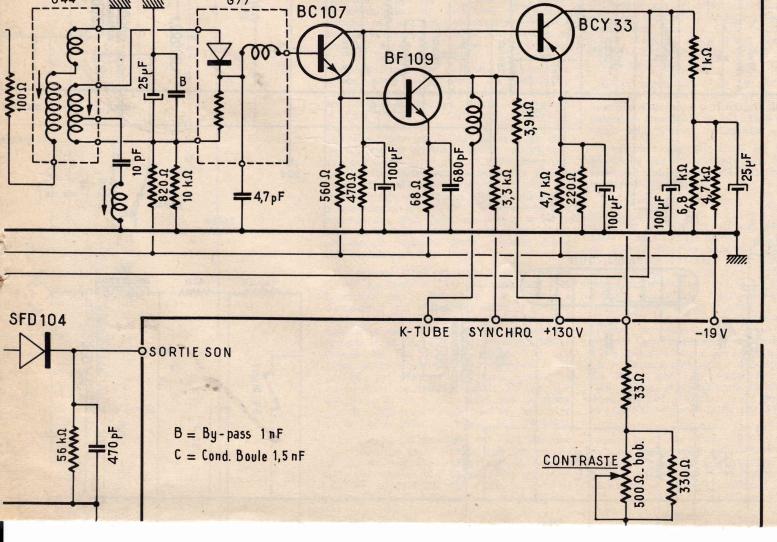

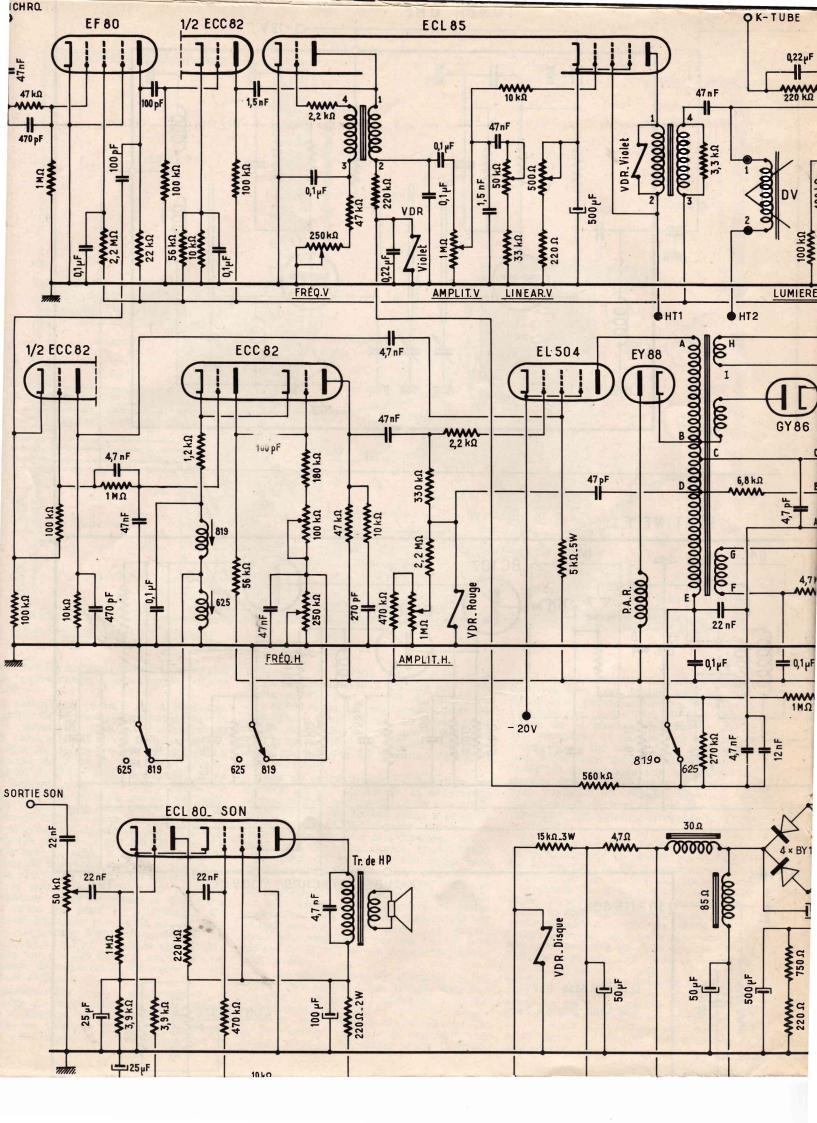

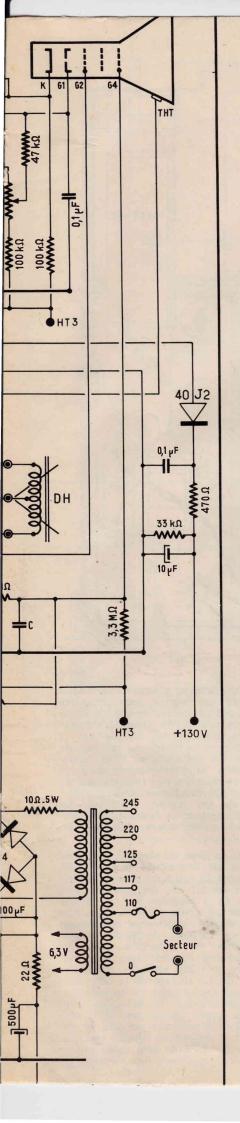

détermine la fréquence de l'oscillation locale. Le couplage nécessaire à l'entretien des oscillations est obtenu par un condensateur de 1,5 pF branché entre collecteur et émetteur. L'alimentation du transistor oscillateur est établie en 819 lignes et supprimée en 625 lignes par le commutateur de définition qui nous l'avons déjà vu, agit de même sur l'alimentation du transistor de l'étage VHF. De cette façon la commutation UHF-VHF se réduit à la commutation de la tension d'alimentation de ces deux étages.

D'un autre côté l'émetteur du transistor mélangeur est lié à un circuit résonnant FI qui assure, lors de la réception de la 2º chaîne, la liaison avec la sortie FI du tuner UHF.

Le Tuner UHF. — Il est du type \(\lambda/4\) et met en œuvre deux transistors. L'un d'eux équipe un étage amplificateur UHF. Il est monté en base commune et l'autre en oscillateur-mélangeur et assure le changement de fréquence nécessaire. Nous n'insisterons pas à son sujet, son schéma étant connu puisqu'on l'utilise maintenant sur les appareils TV à lampes.

Son entrée est attaquée par la sortie du filtre passe-haut du séparateur d'antenne. Sa sortie attaque l'émetteur du BF115 du sélecteur de canaux par l'intermédiaire d'un 4,7 pF et du circuit FI déjà signalé. En position 625 lignes le commutateur VHF-UHF établit l'alimentation de ce tuner. L'étage mélangeur du sélecteur de canaux reste en service et constitue alors le premier étage amplificatur FI.

Amplificatur FI image. — Cet amplificateur comprend trois étages. II fait partie de la platine précâblée FI qui comprend également les étages FI « son » et l'amplificateur vidéo. Le circuit FI, qui constitue la charge collecteur du transis-tor modulateur du sélecteur de canaux, attaque par une prise d'adaptation la base du BF167 transistor NPN qui équipe le premier étage FI image. Ce transiscommandé par la CAG en augmentation du courant coilecteur, comme pour l'étage VHF. La tension de commande est transmise à sa base par une cellule composée d'une 1 000 ohms et d'un 1,5 nF. La résistance de stabilisation d'émetteur fait 2 200 ohms et est découplée par un 10 nF. La charge collecteur est un circuit bouchon amorti par une 100 ohms série et une 1 000 ohms parallèle. Une prise sur le bobinage réalise l'adaptation d'impédance avec l'entrée du second étage. La liaison met en œuvre un condensateur de 1,5 nF. Un réjecteur son accordé sur 39,2 MHz est prévu entre la prise du circuit bouchon et la masse. C'est un circuit résonant série composé d'une self réglable et d'un 10 pF.

Le second étage est aussi équipé par un BF167. La tension CAG est appliquée à sa base par une 1000 ohms. La résistance d'émetteur fait aussi 2200 ohms et est découplée par un 10 nF. Un circuit bouchon doté d'un réjecteur son (G33) charge son collecteur. Il est aussi amorti par des résistances de 100 et 1000 ohms. Par une prise intermédiaire et un condensateur de 1,5 nF, cet organe de liaison attaque la base d'un transistor NPN BF173 qui équipe le 3e étage. Signalons que les deux circuits G22 et G23 sont calés sur le centre de la bande passante vision, soit 33 MHz.

Le BF173, du 3° étage, est un transistor de puissance plus grande que les précédents, de manière à obtenir une tension détectée convenable. Sa base est polarisée par un pont (2 200 ohms côté « — Alimentation » et 8 200 côté masse). Sa résistance d'émetteur fait 560 ohms. Elle découplée par un 10 nF. Son circuit col teur contient une résistance d'amortiment de 100 ohms. Il est chargé pa primaire d'un transfo surcouplé, don secondaire attaque l'élément G77 qui et tient la diode détectrice vidéo, la résist de charge du détecteur et une self de rection. La sortie de cette self attaque 25 µF et un by-pass de 1 000 pF. Le BC prévidéo, qui est toujours un NPN. Un jecteur son est prévu entre une prise secondaire du transfo G4 et la masse.

La base du BC107 est polarisée par pont comprenant une 820 ohms « — Alimentation » et une 10 000 c côté masse. Ce pont est découplé par 25 µF et un by-pass de 1 000 pF. Le BC est monté en collecteur commun. Il as donc l'adaptation entre l'impédance él du circuit de détection et l'impéd d'entrée faible du transistor BF109 équipe l'étage vidéo. L'émetteur du Be est chargé par une 560 ohms et attaque rectement la base de BF109. Le collec du BC107 est relié à la masse par un couplage formé d'une 470 ohms et 100 µF. Du fait des liaisons directes la c posante continue, qui correspond au ni du noir, est transmise directement d détection au tube image. La résist d'émetteur du BF109 fait 68 ohms et découplée par un condensateur de 680 La charge collecteur est une 3 900 o Le collecteur attaque la cathode du image à travers une self de correction transistor vidéo est alimenté depuis tension de 130 V obtenue, nous ver dans quelles conditions, par le tra


C.A.G. — La composante continue détection est prise sur le collecteur BC107 et appliquée pour amplification base d'un transistor PNP : BCY33. détermine sur le collecteur la tension sens convenable appliquée aux base transistors asservis. Un pont divi (1 000 ohms et 6 800 ohms découple 25 µF) alimente le collecteur et fix retard du CAG.

Le contraste est réglé par un poten mètre de 500 ohms qui entre dans la c position d'un pont permettant de régle potentiel émetteur du PCY33 et par co quent son courant collecteur.

L'efficacité de cette CAG est de plu 60 dB, ce qui est remarquable. Notons la bande passante de 9,2 MHz contrib la finesse de l'image.

Amplificateur FI son. — Le signa son est prélevé à la sortie de l'étage dulateur (39,2 MHz). II est amplifié deux étages FI. Le premier est équipé un BF167, dont la base est attaquée l'élément de couplage G11, qui com un réjecteur accordé sur 41,25 MHz résistance d'émetteur fait 3 000 Ω et es couplée par 1,5 nF. La liaison entre le lecteur du BF167 et la base du BF17; équipe le second étage s'effectue pa élément de couplage G55 et un 1,5 nI pont de polarisation de base comprend 4 700 ohms et une 3 300 ohms côté m La résistance d'émetteur découplée pa 1,5 nF est une 1 200 ohms. Par le tri G66, le collecteur attaque la diode d trice SFD104. La charge du détecteu une 56 000 ohms shuntée par 470 pF.

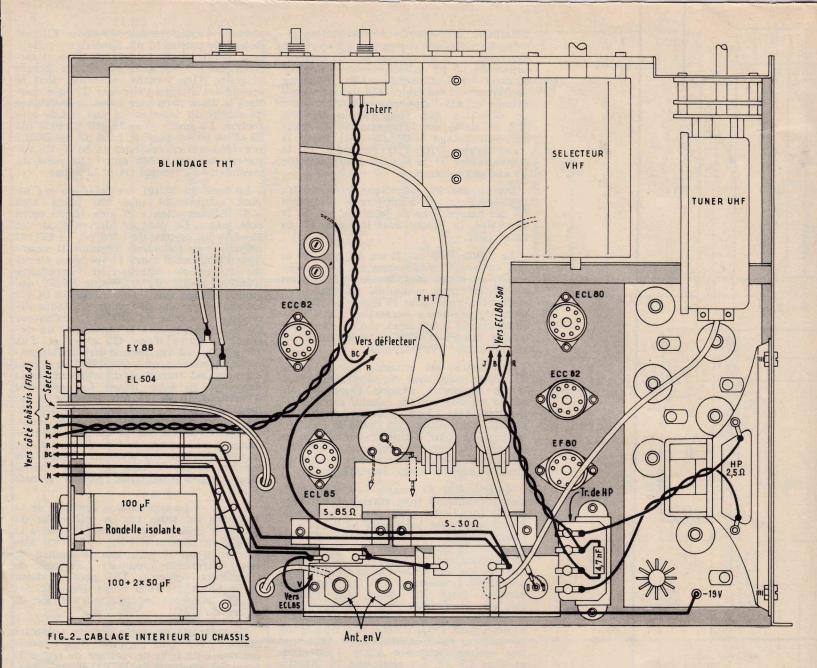Amplificateur BF. — Ce dernier se câbler. Pour des raisons d'alimentation version lampe a été préférée. En effe push-pull classe B à transistors aurait cessité une alimentation régulée si on voulu éviter l'intermodulation son-vor, une telle alimentation n'étant



exigée par les autres transistors, on a évité cette complication par l'emploi d'une ECL80.

La cathode de ce tube est à la masse. La grille de la triode est attaquée par la sortie détection, par l'intermédiaire de deux condensateurs de 22 nF et un potentiomètre de volume de 50 000 ohms. La résistance de fuite de 1 mégohm aboutit au point de jonction de deux 3 900 ohms qui forment, avec une 10 000 ohms, un pont de polarisation à partir du point pont — 20 V que nous déterminerons lors de l'étude de l'alimentation. Le point froid de la 1 mégohm est découplée par un 25 µF. La charge plaque est une 220 000 ohms. La liaison avec la griile de commande de la pentode de puissance a lieu par une 22 nF et une résistance de fuite de 470 000 ohms, dont le point froid aboutit au point de jonction de la 10 000 ohms et d'une des 3 900 ohms du pont de polarisation. Ce point est découplé par un 25 µF. Le primaire du transfo d'adaptation du HP est shunté par un 4,7 nF. La ligne HT est découplée par une 220 ohms et un 50 µF. La puissance de sortie est de 1,2 watts, ce qui est très suffisant.


Séparateur des tops de synchronisme. — Les tops de synchronisation sont séparés sans distinction par une pentode EF80 montée en détection grille à faible recul. Pour cela le signal vidéo prélevé sur le collecteur du BF109 est appliqué à sa grille de commande à travers une 3 300 ohms, un 47 nF et un 470 pF shunté par une 47 000 ohms. La résistance de fuite fait 1 méghom. Pour obtenir un faible recul, la plaque est chargée par une 22 000 ohms et l'écran porté à un potentiel relativement bas par une 2,2 mégohms découplée par un 0,1 µF.

Base de temps image. — Les tops recueillis sur la plaque de la séparatrice sont appliqués par un 100 pF et une résistance de fuite de 100 000 ohms à la grille d'une triode ECC82 montée en trieuse. Cette triode est pour cela fortement polarisée par un pont formé d'une 56 000 ohms côté HT et une 10 000 ohms côté masse et dont le point intermédiaire est relié à la cathode. Ce pont est découplé par un 0,1 µF. Dans ces conditions, seuls les tops image font apparaître de fortes impulsions dans le circuit plaque qui est chargé par une 100 000 ohms. Ces impulsions sont appilquées par un 1,5 nF à la plaque de la triode qui équipe le relaxateur image.

Ce relaxateur est un blocking et sa trode fait partie d'une ECL85. Elle est associée à un transfox Blocking dont un enroulement est placé dans le circuit grille et l'autre dans le circuit plaque. La tension en dent de scie est recueillie aux bornes d'un 0,1 µF placé entre le point

froid de l'enroulement plaque et la masse. Sa fréquence est réglée par un autre 0,1 µF et un potentiomètre de 250 000 ohms en série avec une 47 000 ohms. L'alimentation de ce blocking est fournie par la HT, récupérée et régulée, de la base de temps ligne. Un ballast avec VDR assure une régulation supplémentaire, dont la butée est commandée par une section du commutateur 625-819 lignes. Ainsi l'amplitude verticale est régulée vis-à-vis des variations du secteur et ramenée automatiquement à la valeur convenable en 1° ov 2° chaîne.

La tension en dent de scie est amplifiée en puissance par la pentode de la ECL85. La liaison avec la grille de commande est obtenue par un 0,1 µF, un potentiomètre d'amplitude de 1 mégohm et une 10 000 ohms. Le circuit grille est doté d'un dispositif de linéarité comprenant notamment une résistance variable de 50 000 ohms. Cette pentode est polarisée par une 500 ohms variable en série dans le circuit cathode avec une 220 ohms et découplée par un 500 µF. Le réglage de la 500 ohms permet de corriger la linéarité du balayage vertical. Les bobines du déviateur sont adaptées au circuit plaque par un transformateur dont le primaire est protégé par une VDR et le secondaire shunté par une 3 300 ohms. La dent de scie prise sur le secondaire est appliquée au wehneit du

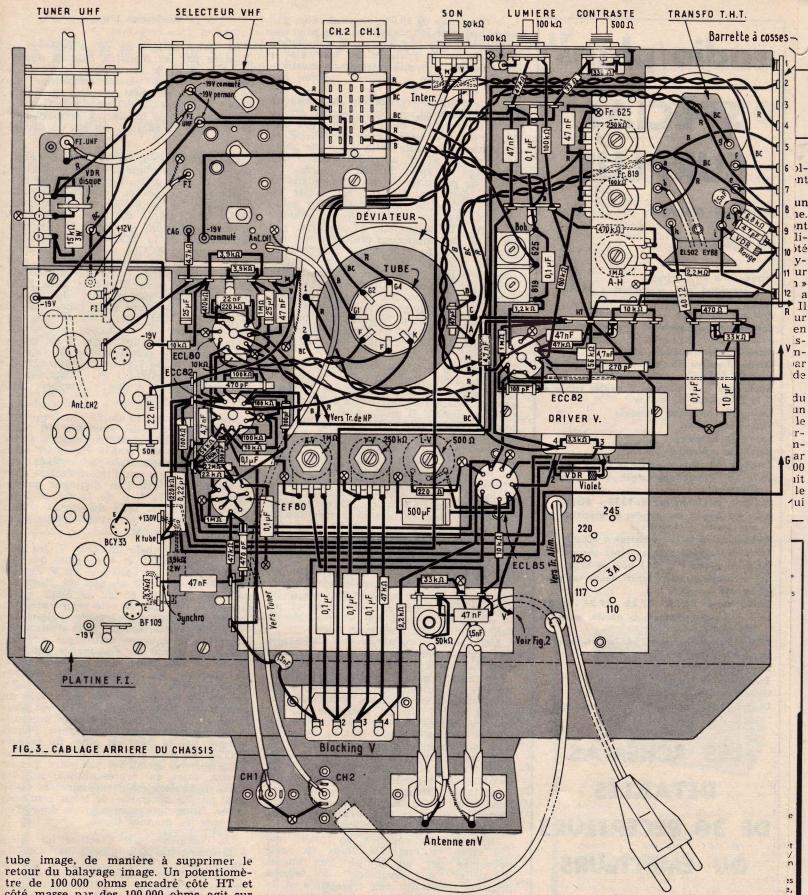

tube image, de manière à supprimer le retour du balayage image. Un potentiomètre de 100 000 ohms encadre côté HT et côté masse par des 100 000 ohms agit sur la tension du wehnelt et règle la luminosité. Une 4,7 ohms insérée à la fois dans le circuit des bobines verticales et dans la ligne HT, assure un précadrage de l'image, le cadrage définitif étant obtenu par aimants plasto-ferrite dans les deux sens. Précisors que le précadrage évite

par aimants plasto-ferrite dans les deux sens. Précisons que le précadrage évite toute déformation de l'image.

Base de temps lignes. — La tension de relaxation ligne est produite par une ECC82 montée en multivibrateur à couplage cathodique. Une triode est chargée

par une 56 300 ohms et l'autre par une 47 000 ohms. Le couplage est obtenu par un 100 pF et une 1 200 ohms commune aux circuits cathode des deux triodes. Outre cette résistance, ces circuits cathode contiennent un circuit volant formé en 625 lignes de deux selfs, réglables, en série, accordées par un 0,1 μF . Pour le 819 lignes, le commutateur de définition courtcircuite une de ces selfs. La fréquence de balayage est réglée en 819 lignes par une résistance variable de 100 000 Ω et en

625 lignes par une autre résistance variable qui, en 625 lignes, est court-circuitée par le commutateur de définition.

Ce multivibrateur est synchronisé par un comparateur de phase qui met en œuvre une triode de la première ECC82. Les y tops prélevés dans le circuit plaque de la séparatrice sont appliqués à la cathode de octte triode par un 100 pF et une 100 000 y ohms. La plaque est alimentée à travers un 4,7 nF par les impulsions apparaissantre sur l'écran du tube de puissance ligne.

radio/plans SPÉCIAL **SURPLUS**

voici un aperçu du sommaire

Introduction au Q Fiver Les command sets américains : BC 453 -BC 454 - BC 455 Pratique du Q 5er

Conversion des command sets et multiples

Anatomie des command sets Comment rendre sélectifs et sensibles BC 454 et BC 455

Application d'un montage à double triode à la conversion de U.K.W. Liaison convertisseur récepteur

Tuning unit APR4 Le V.F.O. hétérodyne Récepteur allemand U.K.W. Emetteur 10 W.S. accouplé à l'U.K.W. W.S. 18 émetteur-récepteur pour courtes

Quelques précisions sur R. 1355 - BC 454 Avec les quartz des surplus la précision est à la portée de l'amateur Perfectionnons le convertisseur à quartz

Table de conversion et quelques conseils B.F.O. à quartz F.T. 241 pour la SSB Convertisseur à quartz fonctionnant sur piles Filtres MF à quartz

Convertisseurs RF 24 - RF 25 - RF 26 - RF 27 Le R 114 convertisseur à quartz pour le

BC 312 sur secteur et BC 342 sont identiques Le walkie-talkie WS 38 Le Wireless set 58 canadien Examinons en détail le WS 58 Utilisation des redresseurs au silicium Le WS 19 britannique ou B 19 américain

LES SCHÉMAS DÉTAILLÉS DE 30 RÉCEPTEURS **OU ÉMETTEURS**

U. S., anglais, allemands

156 pages

en vente partout: 8 francs

Une résistance de 10 000 ohms shuntée par un 470 pF fixe le potentiel plaque par rap-port à la masse. La tension de commande apparaît sur la grille et est transmise à la grille de la première triode du multivibrateur par une 1 mégohm shuntée par un 4.7 nF.

La tension de relaxation est prélevée dans le circuit plaque de la seconde triode du multivibrateur, mise en forme par une 10 000 ohms en série avec un 270 pF et transmise à la grille de la lampe de puis-sance par un 47 nF, une 2 200 ohms et une résistance de fuite de 330 000 ohms. La lampe de puissance est un tube mognoval EL504, dont la cathode est reliée au point — 20 V de l'alimentation. La polarisation négative de la grille est obtenue par une VDR à laquelle on applique, par un 47 pF, les impulsions prélevées sur une prise du transfo ligne. Cette polarisation, qui est variable en fonction de l'amplitude du balayage, assure la stabilisation de la largeur de l'image. Un potentiomètre de I mégohm, agissant sur cette polarisation, constitue un réglage manuel de cette largeur. La régulation automatique permet un format constant de l'image pour des variations de secteur allant de — 10 % à + 10 %.

L'écran de la EL504 est alimenté à travers une 5 000 ohms - 5 watts. Le transfo qui charge le circuit plaque de ce tube assure l'adaptation des bobines de déviation horizontale. Il procure une très haute tension régulée de 14 000 V qui est redressée par une valve GY86. La diode de récupération est une EY88. La tension récupérée est obtenue aux bornes d'un 0,1 µF. Nous avons vu qu'elle servait à l'alimentation du blocking insecupérée. l'alimentation du blocking image, mais également à celle des électrodes G4 et G2 du tube image. La tension de G4 est obtenue par un diviseur de tension (1 mégohm et 3,3 mégohms) et par une 4,7 mégohms pour G2. Cette alimentation de G2 s'effectue à travers un enroulement supplémentaire qui procure un pic négatif de 250 V sur G2, lequel assure l'effacement du retour ligne. Un autre enroulement (H et I) procure, après redressement par une diode 40J2 et filtrée par une 470 ohms et un 10 μF, la tension de 130 V nécessaire à l'alimentation du transistor vidéo.

L'alimentation générale. — Bien que très cimple. L'alimentation présente quel-

très simple, l'alimentation présente quel-

ques cas particuliers.

Un transformateur fournit le 6,3 V nécessaire à l'alimentation des filaments des tubes couplés en parallèle. Il fournit égatubes couples en parallele. Il fournit egalement la HT qui est redressée par un pont de diodes BY114. Une cellule de filtrage composée d'une self de 30 ohms d'un condensateur d'entrée de 100 µF et d'un condensateur de sortie est prévue dans le « plus ». Une self spéciale de 85 ohms et un condensateur de 50 µF filtrent la HT pécessaire au balavage vertrent la HT nécessaire au balayage ver-tical, ce qui évite toute interréaction entre l'ampli vertical et la synchronisation et assure un excellent entrelacement.

Dans la ligne négative, on trouve une 720 ohms et une 220 ohms en série découplée par un 500 µF aux bornes desquelles se développe la tension négative nécessaire aux transistors. A la mise sous tension, lorsque les filaments sont froids, la tension positive prend une valeur plus élevée que la nominale, tandis que la tension négative n'augmente qu'au fur et à mesure que les lampes chauffent. On évite ainsi toute surtension sur les on evite ainsi toute surtension sur les transistors. Cette tension est filtrée par une 22 ohms et un 500 μ F. La HT de l'ampli BF son est filtrée par une 4,7 ohms et un 50 μ F. Enfin la tension de 12 V nécessaire au tuner UHF est régulée par une 150 000 ohms – 3 W et une VDP.

La construction de ce téléviseur est illustrée par les plans de câblage des figures 2, 3 et 4. Le support général du montage est un châssis métallique. La partie principale, dont une face est représentée à la figure 2 et l'autre à la figure 3. est basculante de manière à permettre un accès facile au câblage, en cas de dépan-

En premier lieu, on procède à l'équi-pement de ce châssis. On fixe d'abord les relais et les barrettes à cosses qui permettent de donner au câblage la rigidité nécessaire. On monte ensuite les supports ECL80 de l'ampli BF son, de la EF80 de lampes. Notons que ceux relatifs à la séparatrice, de la ECC82 du multivibra-teur ligne, la ECC82 du comparateur et de la ECL85 de balayage vertical sont de la ECL85 de balayage vertical sont placés sur la partie basculante du châssis. Ceux relatifs à la EL504 et à la EY88 prennent place sur le côté du châssis représenté à la figure 4. Le tuner UHF et le sélecteur VHF sont fixés de manière que leur axe de commande soit accessible à la partie supérieure. Il en est de même pour le commutateur à touches même pour le commutateur à touches « 1 e et 2 chaîne » et les potentiomètres : « Son », « Lumière » et « Contraste ». Le potentiomètre « Son » comporte l'interrupteur général.


Les potentiomètres amplitude, fréquence et linéarité verticale, sont mis en place sur la partie basculante du châssis. Ceux de fréquences 625 et 819 lignes et celui d'amplitude horizontale sont fixés cette partie, mais par l'intermédiaire d'un U métallique, que l'on distingue sur la figure 3. Sur la face de la figure 3 on monte encore les selfs du circuit volant du multivibrateur, le transfo image et la platine FI précâblée.

On fixe le transfo blocking V, les prises antennes CH1 et CH2 ainsi que les deux branches de l'antenne en V. Sur la face de la figure 2 on met en place les selfs de filtrages 85 et 30 ohms et le transfo de HP. Sur le côté représenté à la figure 4 on monte le transfo d'alimentation. Sur une de ces tiges de fixation on prévoit une équerre métallique sur laquelle on monte les résistances bobinées de 10 et 750 ohms. Sur le même côté, on dispose les condensateurs électro-chimiques (100 μF et 100 + 50 + 50 μF). Le boîtier du 100 μF doit être isolé du châssis par une rondelle. Ce HP est bou-lonné sur le côté opposé à celui qui supporte l'alimentation. On termine l'équipement par la mise en place du transfo THT et on peut alors passer au câblage. Nous ne nous étendrons pas outre mesure à son sujet, sa représentation sur les plans de câblage étant suffisamment claire pour ne pas nécessiter de longs commentaires. Nous nous contenterons donc d'en indiquer les grandes lignes.

On commence par exécuter les mises à la masse qui s'obtiennent par soudure sur la tôle du châssis. On pose ensuite les lignes d'alimentation filaments qui relient l'enroulement « CHL » aux broches filaments des supports de lampes. On peut alors câbler l'alimentation selon la figure 4.

On procede au raccordement du tuner UHF du sélecteur VHF qui comprend, notamment, les lignes d'alimentation — 19 V et la commutation CH1-CH2. Les liaisons entre ces trois sous-ensembles et le raccordement avec les prises « antenne » s'effectuent par du câble coaxial.

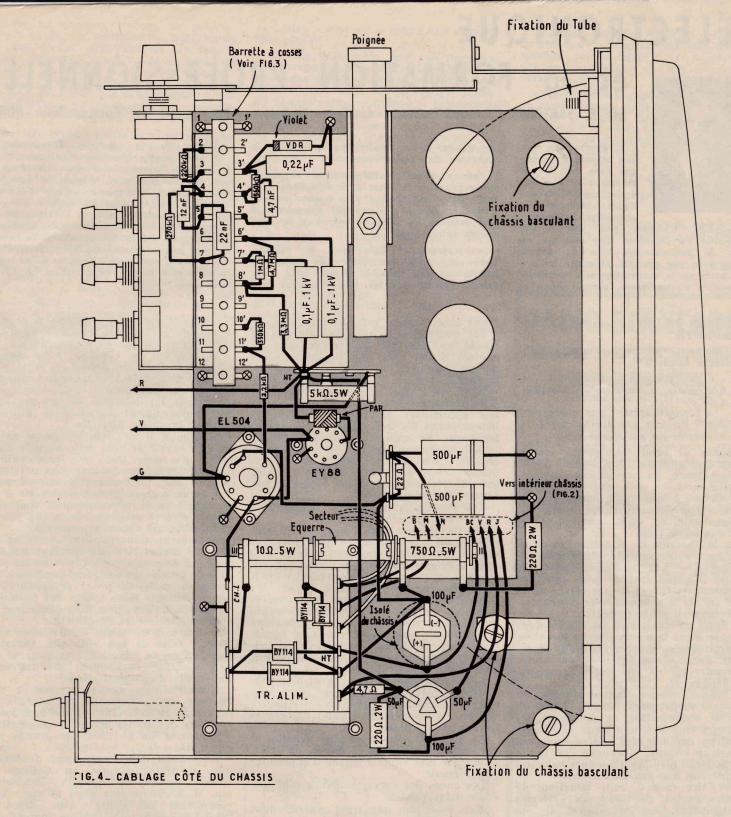On peut alors câbler l'amplificateur BF (support ECL80) dont le potentiomètre de



volume est raccordé à l'aide d'un câble blindé. On poursuit par le câblage de la séparatrice (support EF80), du comparateur (support ECC82-1) et de la base de temps verticale (support ECL85).

On réalise le multivibrateur de la base de temps lignes (support ECC82-2) et les circuits de commutation 819-625 lignes des selfs du circuit volant et des potentiomètres de réglage de la fréquence de balavage

On câble les supports EL504 et EY88 et on procède au raccordement du transfo THT. On termine par le branchement du déviateur et du socket du tube image.

Toutes ces opérations ne présentent pas de véritables difficultés; il suffit de procéder méthodiquement et si on craint de commettre des oublis, de cocher chaque composant et connexion dès qu'ils ont été posés. Ce câblage devra être le reflet le plus fidèle possible de nos plans. Est-il nécessaire de mentionner que le matériel doit être scrupuleusement identique à celui de la maquette qui vient d'être décrite si on ne veut pas courir à un échec certain?

Mise au point. — Elle se fait exactement comme pour un téléviseur conventionnel à lampes. Le récepteur étant en état de fonctionnement, les potentiomètres sont réglés à mi-course. On met l'appareil sous tension. On peut alors mesurer les tensions aux différents points du montage. On s'assure également de l'existence de la THT.

L'antenne étant raccordée, on doit être en mesure de recevoir le son et l'image. On agit sur le réglage fin, de manière à obtenir le son avec le maximum de puissance. On agit alors sur les potentiomètres ligne et image de manière à obtenir une image complète et stable. On règle aussi la self du circuit volant 819 lignes. On agit par retouches successives en réduisant chaque fois la sensibilité à l'aide du potentiomètre de contraste. On cherche ainsi à obtenir la stabilité de l'image pour le minimum de sensibilité. Pour vérifier ce réglage on retire et on rebranche la fiche antenne. Chaque fois l'image doit raccrocher dès que l'antenne est branchée.

Lors de la réception de la mire de définition, on règle l'amplitude horizontale et on rectifie s'il y a lieu le cadrage. On règle, à l'aide des potentiomètres correspondants l'amplitude et la linéarité verticele.

En 625 lignes on règle, comme nous l'avons indiqué pour le 819 lignes, le potentiomètre de fréquence ligne et la self 625 lignes du circuit volant.

A. BARAT.

circuits à transistors

pour téléviseurs en couleur

système PAL et

bisystèmes PAL - SECAM

LEONARD

Introduction

Dans tout téléviseur en couleur, les parties disposées avant la détectrice MF image : antenne, blocs VHF et UHF, amplificateur FM image, ainsi que les circuits de son, re dépendant pas du système de TVC (TVC = TV en couleurs) sont à peu de chose près valables en tous systèmes et même pour les appareils de TVM

(TVM = TV en noir et blanc). Les décodeurs SECAM, NTSC et PAL présentent des parties très différentes, mais d'autres parties sont basées sur le même principe, notamment les circuits de luminance, les amplificateurs des signaux VF chrominance et les circuits matrices. Les tubes cathodiques, les bases de temps ainsi que les dispositifs de convergence et de pureté sont les mêmes dans tous les systèmes.

Les circuits à transistors que nous ailons décrire sont étudiés par des spécialistes des transistors et par des spécialistes de la TVC pour les montages décodeurs système PAL.

On suppose que, pour le moment, les bases de temps seront à lampes.

Composition d'un récepteur

La figure 1 donne le diagramme fonc-tionnel d'un appareil complet de TVC selon le système PAL.

En examinant ce diagramme, on reconnaîtra facilement les parties que l'on trouve également dans les appareils de TVM et aussi dans les appareils de TVC selon les systèmes SECAM et, en plus grande quantité selon le NTSC, étant donné que le PAL est une modification améliorée du NTSC.

Analysons rapidement le diagramme. Des antennes, VHF et UHF, le signal de TVC est transmis par coaxial au bloc combiné VHF-UHF ou à deux blocs séparés dont le branchement est commandé en général par le rotacteur VHF. Le signal MF vision est amplifié et le détecteur donne le signal composite de luminance et, dans le cas du standard CCIR, le signal FM son à 5,5 MHz transmis à l'amplificateur MF son puis an discriminateur qui fournit le signal BF, transmis à l'amplificateur correspondant, suivi du hautparleur.

Le signal composite de luminance et de chrominance fourni par le détecteur MF vision (ou image) est transmis à l'ampli-ficateur VF luminance qui est en même temps un séparateur-distributeur de signaux opérant de façon à donner quatre signaux : VF luminance (signal Y) à la matrice qui combine les signaux de luminance et ceux de chrominance; le signal de CAG, le signal synchro ou séparateur; le signal de chrominance à la fréquence de la sous-porteuse de 4,43 MHz.

Indiquons cassi le circuit de CAF com-mandé par le signal fourni par la MF vision ou par le discriminateur son et agissant sur le bloc HF (UHF ou UHF et VHF).

Suivons le signal synchro. Après la sé-paration il est transmis au bloc de base de temps trame (Dev. verticale) et à celui de base de temps lignes (Dev. horizontale). De cette dernière on obtient éga-lement la THT. Diverses HT sont également fournies pour le tube cathodique et pour les circuits alimentés en HT si l'alimentation générale ne les donne pas directement. Une alimentation stabilisée permet

le fonctionnement sur secteur. Toutes les parties 1 à 14 sont analogues à celles d'un appareil de TVM ou d'un appareil de TVC conçu selon l'un des trois systèmes.

A partir des sorties a et d du circuit de luminance, le montage est conçu selon le système PAL et comporte les parties numérotées 15 à 20 constituant le décodeur. Celui-ci fournit, finalement, à la matrice (18) les signaux différence R-Y et B-Y. La matrice, recevant également le signal Y donne à la sortie les trois signaux du tube tricanon trichrome à masque.

Dans cet appareil on a réalisé ce mode d'attaque du tube tandis que dans les montages habituels les canons reçoivent le signal Y sur les cathodes et les signaux différence sur les wehnelts, la matrice servant dans ce cas pour reconstituer le signal différence « vert ».

Dans ce qui suit on analysera les schémas des diverses parties du décodeur (15 à 20) ainsi que le circuit de luminance (4).


Amplificateur de luminance


Le schéma de cette partie est donné par la figure 2. Le signal composite fourni par le détecteur MF vision est appliqué à la base (point X₀) du transistor Q₁ monté avec deux sorties. L'une X₅ sur l'émetteur donne le signal allant vers le circuit amplificateur de chrominance. Cette sortie sur l'émetteur est à faible impédance.


D'autre part, la sortie sur le collecteur donne le signal composite de luminance sur une impédance de l'ordre de queiques milliers d'ohms. Les bobines L₁ et L₂ sont des dispositifs « série » et L₂ est une bobine « shunt » pour la correction aux fréquences élevées VF.

Entre L_1 et L_2 on trouve la ligne à retard (0,7 μ s) VL1 qui compense un retard de même durée dans les circuits de chrominance. Cette ligne à retard peut être d'un type spécial à câble de 0,35 m environ type HH2 500, à ne pas confondre avec la ligne à retard de 64 μ s utilisée dans le circuit de chrominance. le circuit de chrominance.

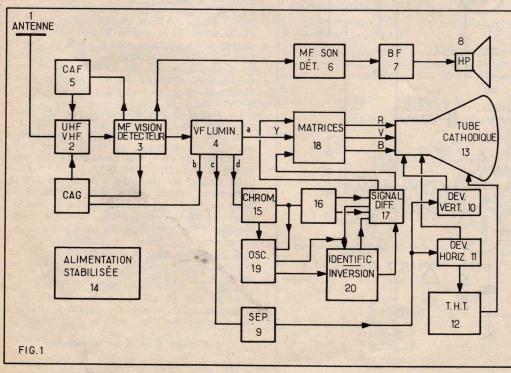Le signal composite est appliqué ensuite à un éliminateur constitué par une bobine L, accordée par un condensateur de



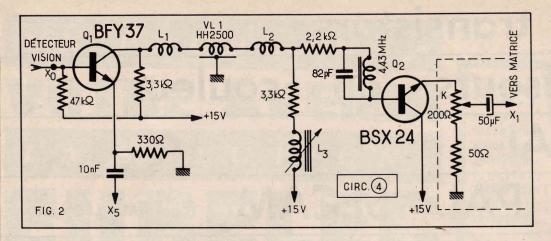

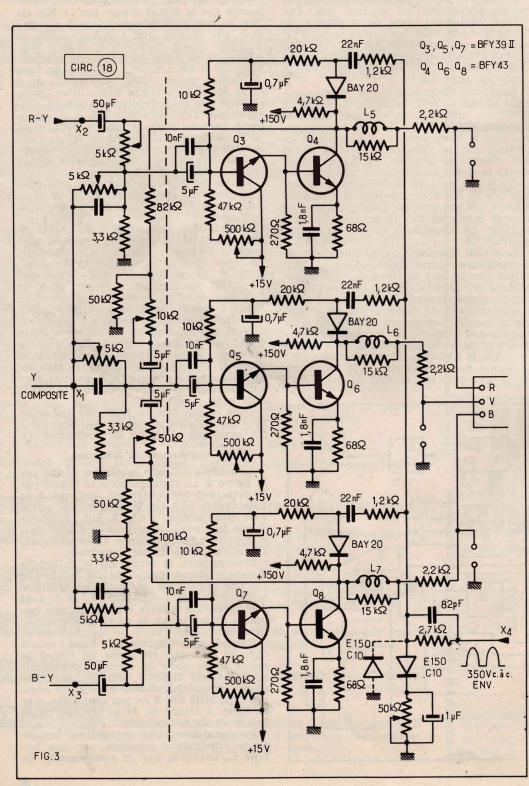

82 pF sur 4,43 MHz, atténuant le signal de chrominance de façon à ne laisser passer que le signal pur de luminance Y. Celui-ci est alors, amplifié par R2 monté en coilecteur commun. La sortie sur l'émetteur à faible impédance comprend un potentiomètre K de 200 Ω réglant le contraste. c'est-à-dire l'amplitude du signal de luminance Y.

La sortie est branchée au point Y du bloc matrices (18, fig. 1) dont le schéma est donné par la figure $3 (X_1)$.

Matrice RBV

Sur le schéma de la figure 3 on trouve trois entrées X₂, X₁ et X₃, dans l'ordre, de haut en bas, à gauche: R-Y, Y, B-Y. Le signal VF luminance Y est fourni par la sortie X₁ de l'amplificateur de luminance figure 2. Les signaux VF chrominance dif-férence: R-Y et B-Y sont appliquées aux points X₂ et X₃ et proviennent des sorties X2 et X3 du circuit de la figure 6, comme on le verra plus loin.

A peu de chose près, la matrice de la figure 3 pourrait convenir à des téléviseurs système NTSC et même SECAM. Sa fonction est de donner, à la sortie, les signaux R, V et B, à partir des signaux d'entrée Y, R-Y et B-Y. Grâce à ces dispositifs. d'ailleurs bien connus, les wehnelts peuvent rester inutilisés en ce qui concerne les signaux VF, tandis que les cathodes du tube cathodique recevront les signaux

VF et chrominance R, V et B.

L'avantage que l'on retire de ce dispositif est particulièrement intéressant dans les montages à transistors car les signaux VF, R, V et B ne doivent avoir qu'une amplitude crête à crête, sur les cathodes. de 110 V seulement tandis qu'avec le montage habituel, généralement à lampes, où l'on applique sur les wehnelts les signaux différence R-Y, V-Y et B-Y, il faut disposer de tensions crête à crête de l'ordre de 200 V et plus, valeurs difficiles à obtenir avec des transistors et même avec des lampes de faible puissance. L'examen du schéma de la matrice indi-

que que celle-ci se compose principalement de trois amplificateurs à peu près identiques, chacun utilisant deux transistors, le premier Q₃ (ou Q₅ ou Q₇) monté en collecteur commun et le 2° Q₄ (en Q₆ ou

Q_s) monté en émetteur commun.

Considérons d'abord l'amplificateur composé de transistors Q₃ et Q₄ (BFY39 II et BFY43 respectivement). La base de Q₃ reçoit du point X2 le signal différence R-Y et du point X₁ le signal Y. Les amplitudes de ces deux signaux sont réglées et dosées par les potentiomètres de 5 k Ω . Le signal R = (R-Y) + Y) est obtenu aux bornes de la résistance de 3,3 kΩ montée entre masse et le point commun de ces potentiomètres.


Le signal R est transmis par les deux capacités en parallèle (5 µF et 10 000 pF). à la base de Q3. Le collecteur « commun » est relié directement au point + de l'ali-

mentation de 15 V des transistors des premiers étages (Q_3 , Q_5 et Q_7). La charge de l'émetteur de Q_3 est 270 Ω . l'émetteur étant relié directement à la base de Q. Celui-ci est polarisé à l'émet-teur par 68 Ω, cette résistance étant shuntée par 1800 rF, capacité agissant comme correcteur aux fréquences élevées.


A la sortie sur le collecteur de Q1, on trouve la charge de 4,7 k Ω , reliée au point + de l'alimentation de 150 V et le circuit de correction série à bobine $L_{\text{\tiny 6}}$ shuntée par 15 k Ω . Le signal R est alors transmis à la cathode du canon « rouge » du tube cathodique, par la résistance de $2.2 \text{ k}\Omega.$

Circuits B et V de la matrice

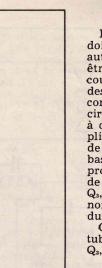Pour le signal « bleu », l'amplificateur composé de Q₁ et Q₈ fonctionne comme



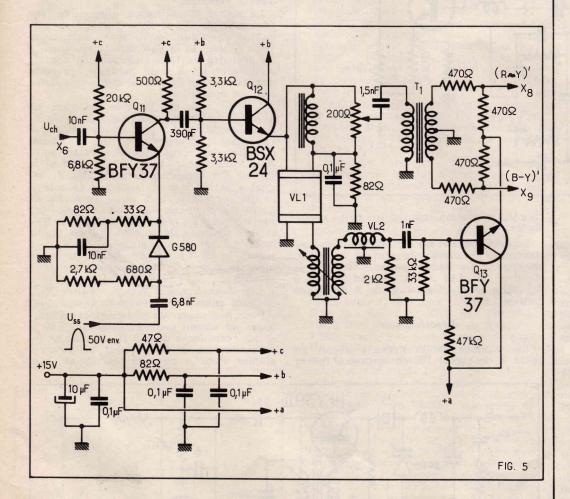470Ω 10 KQ BFY 2,2kΩ 010 37 09 50nF 10 kQ UCAG 330Ω≤ 10ks 270Ω +15 V 10 nF 10 nF Uch FIG. 4



celui du signal « rouge » analysé plus haut. Il donne le signal B à partir des signaux B-Y (point X_3) et Y (point Y_1).

En plus de ces deux circuits matriciels. l'un pour le rouge et l'autre pour le bleu, il y en a un troisième qui donne le signal vert. A cet effet, on utilise l'amplificateur composé de Q5 et Q6 (schéma identique aux deux autres) recevant sur la base de Q_s trois signaux : le signal Y venant du point X_s , le signal R, pris sur le collecteur de Q_s et transmis par la chaîne composée de : $82 \text{ k}\Omega$, $50 \text{ k}\Omega$ (ajustable) et 5 μF , avec 50 kΩ vers la masse. Les valeurs adoptées


pour ces éléments permettent d'appliquer à l'entrée de $Q_{\scriptscriptstyle 5}$ les tensions convenables pour le dosage reconstituant le signal V.

De la même manière, le signal B est transmis, à l'entrée de Q₅, depuis le collecteur de Q. On remarquera que dans cette liaison, la résistance de 82 k Ω est remplacée par 100 k Ω et le potentiomètre est de 50 k Ω également. Grâce aux poten-R et B, sera réalisé de façon à ce que la sortie de Q₆ puisse fournir le signal V sortie de Q₆ puisse fournir le signal V correct et d'amplitude proportionnée à celles des signaux R et B.

Circuit « CLAMP » de la matrice

Les trois signaux VF de chrominance doivent être alignés au niveau du noir, autrement dit la composante continue doit être transmise. Pour cela, en raison des coupures de cette composante aux entrées des trois amplificateurs, causée par les condensateurs de liaison, on a disposé un circuit « clamp ». Au point X, (en bas et à droite du schéma de la matrice) on applique des impulsions positives de ligne, de 350 V d'amplitude, provenant de la base de temps lignes. Ces impulsions se produisent pendant le retour des lignes, de sorte que la polarisation des bases de Q_3 , Q_5 et Q_7 soit fonction du niveau du noir et indépendance du signal VF se produisant pendant les aller de ligne.

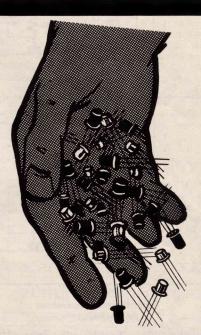Ce niveau est transmis aux cathodes du tube cathodique, car à partir des bases de Q_3 , Q_5 et Q_7 , les liaisons sont directes.



à profiter pour VOS DEPANNAGES VOS PETITS MONTAGES


transistors mélangés

franco

Expéditions immédiates contre mandat ou contre-remboursement

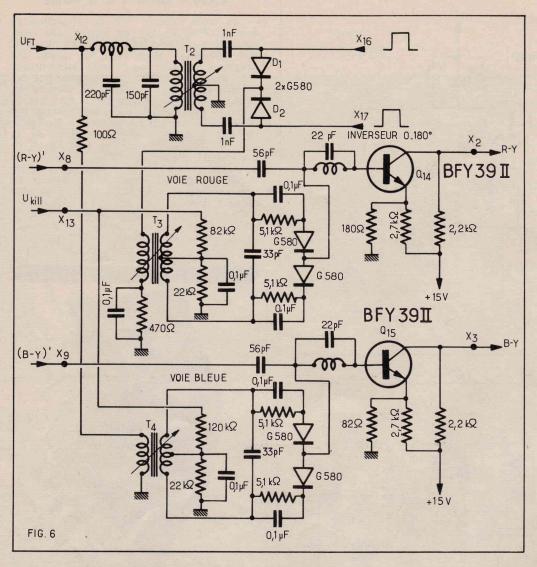B. CORDE

quai de Valmy, PARIS (10°) Métro : Château-Landon Tél. : (BOL) 205-67-05



Amplificateur-séparateur de chrominance

Considérons maintenant les circuits fournissant à la matrice les signaux différence R-Y et B-Y.

Revenons au montage luminance et distributeur de signaux de la figure 2. Le signal VF composite luminance contenant le signal chrominance à la fréquence de sous-porteuse f_{sp.} = 4,43 MHz, est prélevé sur l'émetteur de Q₁ au point X₅. Ce point se retrouve sur le schéma de la figure 4 représentant le démodulateur. Celui-ci reçoit sur la base de Q₅ le signal composite venant du point X₅ et au point X₁₅ le signal UCAG qui est tout simplement une tension de CAG polarisant cette base. Il provient du montage de la figure 8.

Après transmission par Q₉ monté en collecteur commun. le signal composite parvient à la base de Q₁₀ monté en émetteur commun. Dans le circuit de sortie. sur le collecteur, on trouve un filtre de bande acordé sur 4,43 MHz qui dégage le signal de chrominance et supprime le reste des signaux VF.

L'amplitude du signal de sortie à 4.43 MHz (il s'agit donc d'un signal HF à large bande) modulé en amplitude est réglable par deux potentiomètres. K et S. Le potentiomètre K est conjugué avec le potentiomètre K de l'amplificateur de luminance (fig. 2) et agit sur le contraste. Le potentiomètre S, réglable d'une manière indépendante de K, agit sur la saturation, donc uniquement sur le signal HF chrominance disponible au point X₆.

Le circuit de la figure 4 est alimenté par la tension de 15 V qui, pour les points *a* et *b*, est réduite et découplée comme le montre le schéma indiqué sur cette même figure.

La CAG permet un réglage réalisant une différence de niveau de gain de 26 dB au maximum. La bande passante de part et d'autre de 4,43 MHz. s'étend de 3,7 à 5.3 MHz avec atténuation de 3 dB à ces limites.

Démodulateurs

Le montage de la figure 5 reçoit au point X_6 le signal HF chrominance fourni

par l'amplificateur-séparateur de chrominance décrit plus haut.

Le signal est à modulation d'amplitude avec R-Y et B-Y en quadrature, la sousporteuse étant supprimée.

On remarquera que dans le système PAL décrit ici, plus récent que les premiers systèmes expérimentaux, ce ne sont plus des signaux I et Q qui modulent la sousporteuse, mais les signaux différence euxmêmes, R-Y et B-Y.

Le signal qui s'inverse à chaque ligne est R-Y, donc, à une ligne, l'émetteur PAL transmet R-Y et B-Y et à la ligne suivante — (R-Y) et B-Y, la différence de phase étant par conséquent + 90° ou — 90° entre les deux signaux différence selon la ligne transmise. Ce choix des signaux ne modifie en rien le principe du PAL. Remarquons que dans le NTSC on peut également moduler en quadrature par les signaux différence au lieu des signaux let Q décalés de 33° des signaux différence.


Après passage par Q₁₁ et Q₁₂, pendant les retours de ligne, le signal Q₁₁ à impulsions positives de 50 V, est transmis à l'émetteur de Q₁₁ et bloque le transistor, l'émetteur devenant plus positif que le collecteur de ce transistor NPN monté en collecteur commun.

Le signal chrominance, disponible sur l'émetteur de Q_{12} , transistor monté en collecteur commun, également, suit deux voies : l'une est la voie directe aboutissant au primaire du transformateur T_1 dont le secondaire est à prise médiane, de sorte que les signaux de chaque demi-secondaire sont en opposition.

L'autre voie est la voie retardée, de 64 µs (durée d'une ligne en standard 625 lignes) aboutissant, après transmission par l'adaptateur d'impédance Q13, au point commun des résistances de 470 \(\Omega\$ (point X1). Finalement, le point X3 donne la somme des composantes verticales du signal « actuel » et du signal « retardé ». ce qui représente B-Y et au point X3, de la même manière R-Y est obtenu par soustraction. En réalité, on additionne B-Y et B-Y de deux lignes consécutives tandis qu'on « soustrait » un signal — (R-Y) d'un signal + (R-Y), ce qui donne pratiquement le double : (R-Y) actuel + (R-Y) retardé.

Les deux lignes à retard VL1 et VL2, donnant ensemble le retard de 64 µs requis.

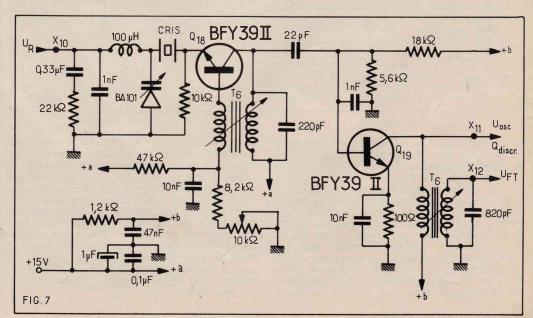Pour le réglage des phases et des amplitudes du circuit en pont constitué par T_1 et les résistances de 470 Ω , on dispose du potentiomètre de 200 et des bobines réglables. Pour le moment les signaux sont



à HF (4,43 MHz) et nous les désignerons par (R-Y)' et (B-Y)'.

Démodulateurs synchrones

Considérons maintenant le montage des démodulateurs synchrones représenté par

le schéma de la figure 6.

Les signaux à haute fréquence (R-Y)' et (B-Y) obtenus à la sortie du démodulateur précédent sont appliqués aux points X₈ et X₉ à chaque démodulateur syn-

On remarquera que les deux voies, depuis les entrées X₈ et X₉ jusqu'aux sorties X2 et X3 sont identiques sauf la mise à la masse directe du primaire de T, alors que celui de T3 est relié à la masse par un circuit RC de 0,1 μ F et 470 Ω , et, d'autre part, pour la voie rouge l'autre extrémité du primaire de T_s est reliée au point commun des diodes D_s et D_s . Ce circuit est un commutateur commandé par des signaux rectans X_{16} et X_{27}).

Le circuit commutateur est précéde d'un circuit déphaseur à 90° à bobine dont la prise est reliée à un condensateur de 220 pF. A l'entrée de la bobine à prise on applique le signal d'oscillateur à 4.43 MHz, U_{FT} fourni par le montage de la figure 7 analysé plus loin, le signal U_{FT} est

également transmis à T_* de la voie bleue. Enfin un signal U_{kill} provenant du « killer » de la figure 9, est appliqué aux

« knier » de la ligure s, est applique aux deux voies, rouge et bleue, sur les résistances de 82 et 120 kΩ (point X₁₂).

Conformément au système PAL, à chaque ligne d'une demi-trame, le signal (R-Y) à 4,43 MHz est inversé à l'émission et il en est de même du signal recu II et il en est de même du signal reçu. Il faut, par conséquent, à la réception, effectuer une nouvelle inversion, à une ligne sur deux, pour obtenir à chaque ligne des signaux (R-Y)' de même sens.

Pour cette opération on dispose du com-mutateur-inverseur 0-180° constitué par les diodes D_1 et D_2 associées à T_2 . Le signal d'oscillateur est déphasé de 90° puis on obtient deux signaux en opposition de phase (180°) sur chaque demi-secondaire de T₂. Les diodes, grâce aux signaux rectangulaires et à leur orientation, sont alternativement conductrices et bloquées, de sorte que, si par exemple D₁ est conductrice et D₂ bloquée, le signal du secondoire est transmis par la diad par la dia daire est transmis par la diode D₁ à T₂, tandis que si D₁ est bloquée et D₂ conductrice, un signal en sens opposé est transmis par D_2 au primaire de T_3 .

Il en résulte que grâce à l'inversion du signal de l'oscillateur local à 4,43 MHz, le démodulateur de la voie rouge donnera sur la base de Q_{14} le signal R-Y, amplifié par ce transistor, monté en émetteur commun. donnera finalement le signal VF chromi-

nance R-Y au point X₂.


Pour le signal bleu, il n'y a pas d'inversion, donc le signal de l'oscillateur local à 4.43 MHz, UFT est appliqué directement à

la voie bleue et on obtient, finalement, le signal VF chrominance B-Y au point X₃. Les points X₂ et X₃ correspondent, évidemment, aux points X₂-X₃ d'entrée de la matrice (fig. 3) analysée précédemment. Les filtres qui à bobine shuntée par 22 pF et reliés aux bases de Q14 et Q15, éliminent le signal de sous-porteuse reconstitué par l'oscillateur accal et ne transmettent aux transistors de sortie que les signaux VF différence R-Y et B-Y.

Le signal Ukili (point X13) lorsque l'émission reçue est noir et blanc, empêche le fonctionnement des démodulateurs des deux voies et aucun signal ne parvint aux points X_2 et X_3 , les transistors Q_{14} et Q_{15} étant alors bloqués.

Oscillateur local et comparateur de phase

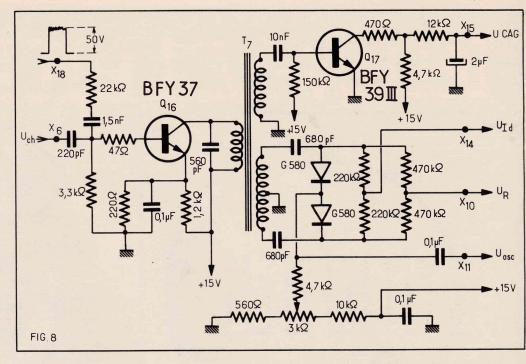Passons maintenant au montage de la figure 7. Dans le système PAL comme,



d'ailleurs, dans tous les systèmes de TVC, la sous-porteuse est supprimée à l'émis-sion. Dans le NTSC et le PAL, les signaux différence, HF, sont les produits de modu-lation, désignés par (R-Y)' et (B-Y)'. Pour réaliser la démodulation synchrone analysée plus haut, il faut disposer d'un signal HF pur, à 4.43 MHz remplaçant celui de l'oscillateur de l'émetteur, non transmis. Ce signal HF est engendré par un oscil-

lateur local accordé sur 4,43 MHz, à quartz et à contrôle automatique de fréquence comparant le signal local avec le signal « burst » à 4,43 MHz, transmis par l'émetteur pendant le retour de ligne. Le schéma de l'oscilateur local est donné par la fi-

Le transistor Q18 associé au bobinage T5 et au cristal, engendre le signal local à 4,43 MHz. La fréquence de cet oscillateur est amenée exactement à cette valeur grâce à la tension continue de réglage, UR fournie par le comparateur de phase (figure 8) au point X₁₀. Cette tension modifie dans le sens convenable la capacité de la diode à capacité variable BA 101 fonctionnant comme circuit réactance. Le potentiomètre de 10 k Ω règle le fonctionnement de l'oscillateur.

Par le condensateur de 22 pF, le signal a 4,43 MHz est transmis au transistor amplificateur et séparateur, Q19 monté en émetteur commun. La tension du collecteur aux bornes du primaire de $T_{\mathfrak{s}}$ est transmise au point $X_{\mathfrak{m}}$ au comparateur de phase (fig. 8) tandis que la tension sur e secondaire de T., accordé par 820 pF sur 4,43 MHz, est transmise par le point X₁₂ au montage de la figure 6 pour être utilisée comme on l'a expliqué au cours de l'analyse de cette partie représentant les démodulateurs synchrones. Le circuit de la figure 8 comprend le transistor Q_{16} amplificateur du signal de chrominance, le comparateur de phase à diodes G 680 et le transistor Q₁₇ pour la CAG.

Le signal HF chrominance, à 4,43 MHz, pris au point X_6 (voir fig. 4) contient les signaux « burst » et ceux de chrominance. Il est appliqué par l'intermédiaire du condensateur de 220 pF et de la résistance de 47 Ω . à la base de Q_{16} monté en émetteur commun.

A cette même base sont appliquées des impulsions positives de 50 V, à la fréquence de ligne (point X_{18}) par l'intermédiaire du circuit : $22 \text{ k}\Omega - 1.500 \text{ pF} - 47 \Omega$. Ces impulsions prélevées sur la base de temps lignes débloquent Q16 pendant le retours, ce transistor étant normalemen bloqué pendant les allers car la base es à un potentiel inférieur à celui de l'émet teur.

Il en résulte que seul le signal burs dont l'amplitude est de 0,8 V environ, es amplifié par Q16. On obtient sur le collec teur, le signal burst 4,43 MHz, amplifié. teur, le signal burst 4,43 MHz, amplifié. A l'aide du secondaire à prise médiane de T₁, ce signal est appliqué au comparateu de phase à diodes G 680. Le signal loca venant de l'oscillateur (fig. 7) est applique au point X₁₀. L'a tension de réglage appa raît au point X₁₀ d'où elle est appliqué au point X₁₀ (fig. 7) du montage oscillateu à diode à capacité variable servant de réactance variable de correction de fré

On remarquera que la diode à capacit variable est précédée d'un filtre passe-bas Ce filtre se compose du circuit 0,33 μF 22 k Ω - 1000 pF - 100 μH .

La tension de polarisation des diodes d comparateur de phase se règle avec le po tentiomètre de 3 k Ω .

A l'aide du secondaire de T₁ de la voi supérieure, le signal burst est transmis Q₁₇ suivi d'un circuit intégrateur. La ten sion de CAG continue, apparaît avec l polarité indiquée par les signes + et -affectés à l'électrochimique de 2 µF d circuit intégrateur. On relie le point X au point de même désignation de l'ampli tude de chrominance de la figure 4 et d cette façon, la tension de CAG agit sur l polarisation de la base de Q₀.

Le signal d'identification Uid est obten au point X14 de sortie du comporateur d phase de la figure 8.

On retrouve ce point à l'entrée du mon tage de la figure 9 qui sera étudié dans l prochain article, dans lequel des détail seront donnés sur appareils multisystème Il convient de noter que le système PA doit être connu des techniciens frança car les émissions selon ce système seror reçues dans certaines régions frontalière de l'Est par des téléviseurs monosystème PAL ou bisystème SECAM-PAL.

Références

(1) Doc. Intermetall.

(2) Transistorstufen für Farbernsehe (Radio Mentor 11-1966.)

Vous n'avez peut-être pas lu tous les derniers numéros de

« RADIO-PLANS »

Vous y auriez vu notamment :

NUMERO 239 DE SEPTEMBRE 1967

- Le Tuner FM IV.
- Tunnels amplificateurs.
- Montages électroniques à transistors.
- Une alimentation à peu près universelle

NUMERO 238 D'AOUT 1967

- Un sémascope simplifié.
- Un mini-signal tracer.
- Un voltmètre à lampes.
- Un préampli à six canaux. Un ampli Hi-Fi à lampes 15 W.

NUMERO 237 DE JUILLET 1967

- Un générateur de fréquences étalonnées.
- Un amplificateur stéréo de 2 X 12 W. Un ampli professionnel de 25 W.
- Un commutateur électronique pour oscilloscope.

NUMERO 236 DE JUIN 1967

- Un téléviseur, composé de modules à circuits
- Circuits de convergence des TV couleur. Alimentation stabilisée réglable de 0 à
- Récepteur auto à 7 transistors.

NUMERO 235 DE MAI 1967

- Montages spéciaux pour magnétophones.
- Un lampemètre simplifié.
- Récepteur portatif à six transistors.
- Un oscilloscope de classe professionnelle.

NUMERO 234 D'AVRIL 1967

- Une jauge électronique.
- Mise au point des magnétophones.
- Ampli de sonorisation de 15 W. Préampli d'antenne pour TV.

1.50 F le numéro

commande à « RADIO-PLANS » 43, rue de Dunkerque, Paris-X°, par versement à notre compte chèque postal : Paris 259-10 Votre marchand de journaux habituel peut se procurer ces numéros aux Messageries Transports-Presse

ce générateur HF

permettra vous

l'alignement

point mise

maquettes VOS

Le générateur HF est, après le contrô-leur universel, l'appareil de mesure le plus utile à tous les radiotechniciens. On peut même dire qu'il est impossible de faire du travail sérieux, sans lui, dans ce do-maine. Ses applications sont nombreuses, c'est ainsi qu'il permet l'alignement des récepteurs, le cas échéant leur dépannage. En outre on peut grâce à lui déterminer la valeur d'une self, celle d'un conden-sateur, étalonner un condensateur varia-

Celui que nous allons décrire met en œuvre des circuits simples et de ce fait est facilement réalisable même avec les moyens réduits qui sont ceux de certains emetaure. Voici ces principales correctées amateurs. Voici ses principales caractéris-

Il peut fournir à volonté soit un signal HF entretenu pur, soit un signal HF mo-

dulé. Le signal BF de modulation est disponible sur une prise de sortie ce qui peut être très utile pour des essais en basse fréquence.

Les gammes HF couvertes sont les suivantes

OC de 16,5 à 6 MHz, soit en longueurs d'onde de 18,18 à 50 mètres.


PO de 1600 à 500 kHz, soit de 187,5 à

600 mètres.

GO de 300 à 150 kHz, soit de 1000 à 2000 mètres.

Une quatrième gamme dite « MF éta-lée » couvre les fréquences myennes, fréquences utilisées sur les récepteurs changeurs de fréquence modernes, c'est-à-dire 455 kHz, 472 kHz et 480 kHz. L'amplitude du signal HF peut être dosé grâce à deux atténuateurs absolument effi-

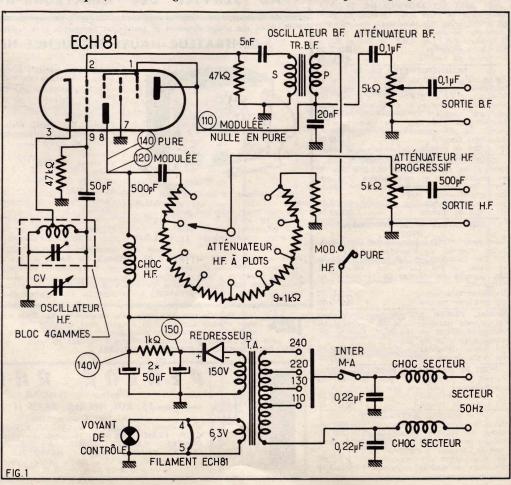ceces, l'un à plots, agit par bonds succes-



sifs et sert au dégrossissage, et le second, progressif, permet d'obtenir toutes les amplitudes intermédiaires entre celles de

deux plots successifs.

Un générateur HF est une sorte de petit emetteur fonctionnant sur une plage étendue de fréquences mais contrairement à ce dernier il ne doit pas rayonner d'énergie dans l'espace; on dit couramment qu'il ne doit pas avoir de « fuite » toute l'éner-gie produite devant être transmise à l'appareil sur lequel on opère par l'intermé-diaire d'un câble blindé souvent appelé antenne fictive. Ici de nombreuses dispositions ont été prises pour éviter ou tout au moins réduire ces fuites au niveau le plus bas; pour cela de rigoureux blindages ont été établis. L'ensemble de l'appareil est placé dans un coffret métallique et des selfs de choc ont été placées dans la liai-son avec le secteur de manière à éviter que les courants HF soient transmis au réseau de distribution.

Examen du schéma

Le schéma de ce générateur est donné à la figure 1. Comme vous pouvez le constater, il n'est équipé que d'un seul tube. Il est vrai que ce dernier est une lampe multiple puisqu'il s'agit d'une triode

heptode ECH81

La partie triode est utilisée en oscillatrice HF selon le montage ECO. Pour cela elle est associée à des bobinages contenus dans un bloc et montés sur un commu-tateur permettant de les sélectionner. Ces enroulements sont au nombre de 3 afin de couvrir les gammes indiquées plus haut. l'ar mesure de simplification, un seul est représenté sur le schéma. L'accord est obtenu par un condensateur variable de

490 pF formant circuit oscillant avec le bobinage. Ce CV permet de choisir la fréquence désirée. Signalons que la gamme MF étalée est obtenue à partir du bobinage PO. Le commutateur place, dans cette position un trimmer fixe en parallèle sur le CV. Cela procure un étalement de la bande MF qui est très utile. On peut, entre autres vérifier la bande passante d'un transfo MF.

Le bobinage oscillateur est placé entre la grille de la triode et la masse. La liaison avec la grille est obtenue par un condensateur de 50 pF et une résistance de fuite de 47 000 ohms allant à la masse. Cette résistance est destinée à fixer le potentiel continu de l'électrode de commande. Le couplage nécessaire à l'entretien des oscillations est obtenu par une prise effectuée sur le bobinage à environ 1/3 du nombre de tours compté à partir de la masse. Cette prise est reliée à la cathode. On reconnaît la disposition pro-pre au montage ECO. La plaque est alimentée à travers une self de choc qui blo-que les courants HF et les empêche de passer dans l'alimentation secteur.

Le signal HF produit par la lampe, prélevé sur la plaque est transmis à l'attéruateur à décades par un condensateur de 500 pF. L'atténuateur est constitué par un commutateur à 9 positions entre les paillettes duquel on soude 8 résistances de 1 000 ohms. Une neuvième 1 000 ohms, est placée entre la dernière paillette et la masse. La première paillette est reliée à la sortie du condensateur de liaison de 500 pF. On n'obtient ainsi rien d'autre qu'un diviseur de tension dont on fait varier le rapport des branches par le déplacement du curseur. La tension HF re-cueillie sur le commun du commutateur

qui fait fonction de curseur est transmise au point chaud d'un potentiomètre de 5 000 ohms qui remplit le rôle d'atténua-teur progressif. Le point froid de cet organe est à la masse. Son curseur est relié à la prise de sortie HF par un condensateur de 500 pF. Sur cette prise on branchera un fil blindé qui servira à la liaison avec l'appareil à étalonner.

La section heptode de la ECH81 sert à produire l'oscillation BF nécessaire à la modulation du signal HF. Pour cela elle est montée en triode, son écran étant relié à la plaque et la grille 3 à la masse. Le bobinage oscillateur est un transfo BF. Un des enroulements est placé dans le circuit grille dans lequel nous voyons un conden-sateur de liaison de 5 nF, et une résis-tance de fuite de 47 000 ohms. L'autre enroulement est inséré dans le circuit plaque. Il s'agit en somme d'un oscillateur très classique. L'injection du signal BF dans la triode HF s'effectue par la cathode qui est commune aux deux éléments, et c'est ainsi que s'opère la modulation. Un condensateur de 20 nF situé entre la plaque de l'heptode et la masse accorde l'oscillateur

Pour permettre d'obtenir si on le désire un signal HF pur, un commutateur coupe l'alimentation HT de l'oscillateur BF. Le signal BF prélevé sur la plaque de l'heptode est trânsmis par un condensateur de 0,1 μF au point chaud de l'atténuateur BF qui est un potentiomètre de 5 000 ohms. Son curseur est relié à la prise de sortie par un condensateur de 0,1 µF.

L'alimentation met en œuvre un transformateur permettant l'adaptation à toutes les valeurs de secteur possibles. Dans le circuit primaire on peut voir les deux selfs de choc secteur dont l'action est ren-

MIRE ELECTRONIQUE ME. 25

GENERATEUR BASSE FREQUENCE BF3. élivre des signaux BF de 20 à 20 000 Hz sinusoïdal et en rectangulaire, Pratique-

GENERATEUR HF et VHF VOBULE
GVB5
Générateur VOBULE, fournissant des émissions modulées en fréquence sur GO - PO - MF des émissions en AM, et HF - MF des émissions en FM. Donne sur l'écran d'un oscillographe des courbes de réponse et de salectuité

256,70 420,00 En ordre de marche

SIGNAL TRACER ST3. Permet d'appliquer la méthode néo-dynamique de dépannage en radio, en BF et en télévision. Facilite dé-

AU SERVICE DES AMATEURS-RADIO

Devis des pièces détachées et fournitures nécessaires à la réalisation du

GENERATEUR HAUTE FREQUENCE HF 4 décrit ci-contre



Coffret complet, châssis, blindages
Tube oscillateur, bobinages oscillateurs HF et BF
Choc HF, chocs secteur potentials commutateurs 59,50 48,50 Choc HF, chocs secteur tiomètres, commutateurs 1 7.20

Vovant lumineux, cordon secteur, boutons Support de lampe, résistances et condensateurs, fils et soudure, visserie et divers 11,40 Complet 181,40 en pièces détachées Livré ordre de marche **280**.00 ACCESSOIRES Cordon blindé de liaison, sous Tournevis en matière isolante pour réglages HF Tous frais d'envoi : 7.50

Condensateur variable et condensateurs chimiques de filtrage. Transfo d'alimentation, redres-

10,60 -22,70

Nous vous rappelons Notre ouvrage « LES APPAREILS DE MESURES EN RADIO ». But et emploi des principaux appareils utilisés actuellement en Electronique. Schémas et plans de câblage. Exemples pratiques d'emploi. Envoi franco (catalogue spécial « APPAREILS DE MESURES » joint).... 20,50 Notre catalogue spécial « APPAREILS DE MESURES » seul : envoi contre 2 timbres.

Tous nos prix sont nets, sans taxes supplémentaires - Frais d'envoi en sus : pour chaque appareil 7,50 F. sauf pour OS7 et LP10 : 14 F. Chaque appareil est accompagné d'un dossier de montage joint à titre gratuit, qui peut être expédié présiablement contre 5 timbres et nous y joindrons notre CATALOGUE SPECIAL « APPAREILS DE MESURES ».



PERLOR-RADIO

Direction : L. PERICONE

-25, RUE HEROLD, PARIS (1"") -

(47, rue Etienne-Marcel)

M°: Louvre, Les Halles et Sentier - Tél. ; (CEN) 236-65-50

C.C.P. PARIS 5050-96 - Expéditions toutes directions

CONTRE MANDAT JOINT A LA COMMANDE

CONTRE REMBOURSEMENT : METROPOLE SEULEMENT Ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h

COMMUTATEUR ELECTRONIQUE CE4 Utilisé conjointement avec un oscillographe cathodique, permet de voir immédiatement 2 courbes à la fois sur l'écran, d'où comparaisons et observations rapides. En pièces détachées 142,00

RADIO CONTROLEUR RC12 M Mesure des tensions, des intensités, des résistances, des isolements. 10 000 ohms par volt. En pièces détachées En ordre de marche

LAMPEMETRE UNIVERSEL LP10

VOLTMETRE ELECTRONIQUE VE6. A TRES FORTE IMPEDANCE D'ENTREE, perm mesures de tensions SANS ERREURS, le contrôleur ordinaire est inopérant inopérant également être utilisé en ohmmètre électro-

En ordre de marche OHMMETRE ELECTRONIQUE OM6

Dispositif annexe se branchant sur le VE6 ci-dessus, permet de l'utiliser en ohnmètre de 1 ohn à 1 000 mégohms. En ordre de marche

OSCILLOSCOPE CATHODIQUE OS7
Permet d'OBSERVER sur un écran TOUTES
LES COURBES de réponse qui se rencontrent
en HF et BF, Amplificateurs BF, alignement HF, comparaison de phénomènes périodiques, etc. Un remarquable instrument de travail et d'études.
En pièces détachées 458,00 En ordre de marche

GENERATEUR ETALON DE FREQUENCE GEFF
Fournit des émissions HF pilotées par
2 quartz. Délivre des signaux de 10 en 10 kHz
sur une gamme de 10 kHz à 250 MHz avec
précision de 1/10 000.
En pièces détachées 288,70
En ordre de marche 390,00

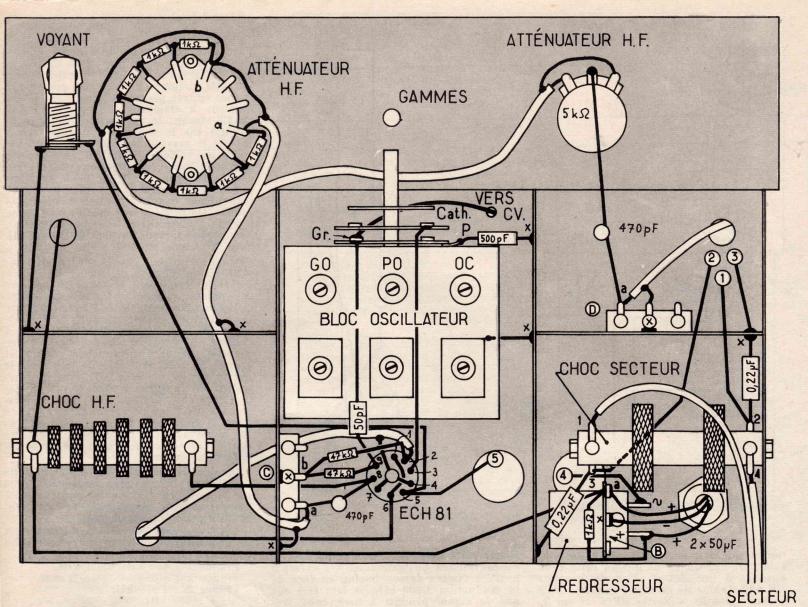


FIG.2_CABLAGE DU DESSOUS DU CHASSIS

forcée par des condensateurs de 0,22 µF allant à la masse. Un secondaire 6,3 V alimente le filament de la ECH81 et un voyant lumineux. Le secondaire HT délivre une tension de 150 V qui est redressée par un redresseur sec et filtrée par une cellule composée d'une résistance de 1000 ohms et deux électrochimiques de 50 µF.

Réalisation pratique

Les plans de câblage de cet instrument sont donnés aux figures 2 et 3. Le châssis métallique comporte un panneau avant sur lequel sont gravées les graduations en fréquences du CV, correspondant aux différentes gammes, celle des atténuateurs, du commutateur de gammes, etc... en un mot toutes les indications nécessaires à l'utilisation de l'instrument.

Sur le châssis on monte le support de lampe et l'embase du blindage qui recouvrira la ECH81, le condensateur variable, le condensateur 2 × 50 µF, le transfo d'alimentation et celui BF. Sur l'étrier de ce dernier on soude le relais A; sur le panneau avant de ce côté du châssis on dispose le potentiomètre de 5 000 ohms à interrupteur (atténuateur BF), l'interrupteur et les douilles isolées « Sortie HF » et « Sortie BF ». Sous le châssis on fixe le redresseur et le relais B. Sur la partie de la face avant située de ce côté, on

dispose le potentiomètre de 5 000 ohms « atténuateur HF », le bloc de bobinage, le commutateur à 9 positions « Atténuateur » et le voyant lumineux. Sur un petit côté du châssis on monte à l'aide d'une tige filetée la self de choc secteur et sur l'autre, de la même façon, la self de choc HF

On passe au câblage. Sur le support de lampe on relie les broches 4 et 7 à la cheminée. On soude un fil blindé sur la broche 2. Entre l'autre extrémité de ce fil et la cosse b du relais A on dispose un 4,7 nF. La gaine du fil est soudée sur la cheminée du support et sur la patte a du relais. Sur le relais A on soude comme il est indiqué les fils sortant du transfo BF. On relie la patte d au boîtier du potentiomètre interrupteur et ce boîtier à la douille masse de la prise « sortie BF ». On connecte la cosse c du relais A à un côté de l'interrupteur. On soude un 22 nF entre d et e du relais, un 0,1 µF entre e et une extrémité du potentiomètre. On soude l'autre extrémité de cet organe sur le boîtier et on dispose un 0,1 µF entre le curseur et la seconde douille « Sortie BF ». Par des fils isolés on relie une cosse 6,3 V du transfo d'alimentation à la broche 5 du support de lampe et à une cosse du voyant lumineux. L'autre cosse 3,3 V et une cosse HT du transfo sont soudées à la masse point 5, ainsi que la seconde cosse du voyant lumineux.

On soude les résistances de 1000 ohms sur le commutateur à 9 positions. Par un cordon blindé on réunit le commun à l'extrémité du potentiomètre « Atténuateur HF ». La gaine de ce fil est soudée sur l'autre extrémité du potentiomètre et sur la paillette b du commutateur.

On peut alors mettre en place les blindages qui compartimentent le châssis et souder les relais C et D. On soude un fil blindé entre la paillette a du commutateur et la cosse a du relais C. On soude la gaine sur la paillette b et sur le blindage. On connecte une extrémité de la self de choc HF à la broche 8 du support. L'autre extrémité de la self de choc est connectée à la cosse a du relais B et à l'interrupteur du potentiomètre « Atténuateur BF ».

Sur le support de lampe on soude un 470 pF entre la broche 8 et a du relais C, une 47 000 ohms entre la broche 9 et la patte du relais C et une autre 47 000 ohms entre la broche 2 et la patte du relais. On dispose un 50 pF entre la broche 9 et la cosse Gr du bloc de bobinages. On relie la cosse « cathode » de ce bloc à la broche 3 du support de lampe et on relie la cosse Gr au CV. On soude la ligne de masse m du bloc au blindage. On dispose un condensateur au mica de 500 pF entre la paillette p du commutateur du bloc et la masse. On soude encore un condensateur de 470 pF entre le curseur du poten-

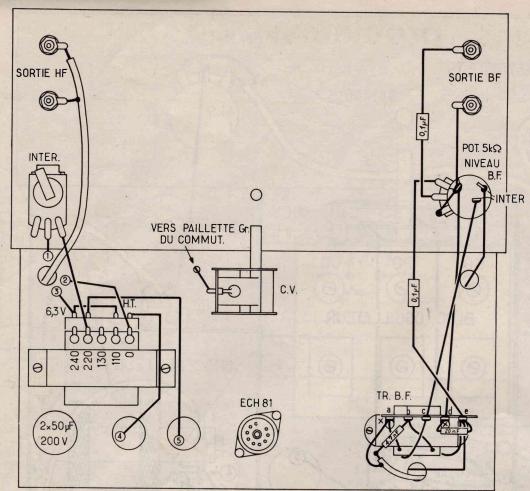


FIG. 3_CABLAGE DU DESSUS DU CHASSIS

tiomètre « Atténuateur HF et la cosse a du relais D. Par un fil blindé on relie cette cosse a à une des douilles de « sortie IIF ». La gaine de ce fil est soudée sur la seconde douille « Sortie HF » et sur la patte du relais D.

Il n'a pas été prévu de répartiteur de tension sur cet appareil par mesure de simplification. On relie la cosse O du pri-maire du transformateur à la cosse 3 de la self de choc Secteur. On branche l'inter-rupteur entre la cosse 2 de la self de choc secteur et la cosse primaire du transfo correspondant à la tension secteur. Entre ces cosses de la self et le blindage, on soude des condensateurs de 0,22 µF. La seconde cosse HT du transfo est connectée à la cosse « Alternatif » du redresseur. On dispose une résistance de 1 000 ohms intre la cosse + et a du relais B. On soude le fil — du condensateur électrochimique 2 × 50 µF sur la patte du relais B, un des fils + sur la cosse + du redresseur et le second fil + sur a du relais B. Pour terminer, on soude le cordon secteur entre les cosses 1 et 4 de la self de choc secteur choc secteur.

On serre les boutons de commande sur les axes des commutateurs des potentio-mètres et du CV. Pour ce dernier on veillera que l'index coïncide exactement avec l'origine des graduations, côté des fré-quences élevées lorsque les lames du CV sont complètement sorties. On soude le b'indage du CV en veillant à ce qu'il ne touche pas les lames mobiles lors de leur rotation.

Etalonnage

L'étalonnage consiste à faire coïncider sur toutes les gammes la fréquence du

signal émis avec celle qu'indique sur le cadran l'index du bouton. Si par exemple le CV a l'index de son bouton en face de la graduation 1 200 kHz, il faut être sûr que le signal produit a bien cette fréquence. Pour obtenir cette coïncidence on utilisera les noyaux des enroulements et les trois condensateurs ajustables qui existent sur le bloc.

Pour la gamme GO les points d'alignement sont :

280 kHz pour le trimmer et 160 kHz pour le noyau.

Pour la gamme PO, ces points d'alignement sont 1500 kHz pour le trimmer et 550 kHz pour le noyau.

Pour la gamme OC les points de réglage sont 16 MHz pour le trimmer et 6,5 MHz pour le noyau. Lorsque la coïncidence est obtenue pour ces points elle l'est automatiquement pour toutes les graduations du cadran.

Si on dispose d'un autre générateur pouvant servir d'étalon il n'y a pas de problème. Il suffit de régler un récepteur sur ces différentes fréquences à l'aide du générateur étalon et ensuite de régler le générateur à étalonner de manière à en-tendre son signal modulé dans le récepteur; on agit alors selon le cas sur le noyau ou sur le trimmer de la gamme en fonction, de manière à amener l'index du CV exactement sur la fréquence d'accord du nécepteur. Un exemple fera mieux comprendre. Supposons que nous voulions régler notre générateur sur le point d'ali-gnement 1500 kHz de la gamme PO. On injecte, à l'aide du générateur étalon un signal de cette fréquence et on accorde le récepteur exactement au maximum de réception de ce signal. On remplace le

genérateur étalon par celui à étalonner. On commute ce dernier en PO et on place l'index du CV en face de la graduation 1 500 kHz. On agit sur le trimmer PO de manière à obtenir le maximum de réception. On accorde ensuite le récepteur sur 550 kHz toujours à l'aide du générateur étalon. On remplace ce dernier par le générateur nérateur à étalonner. On amène l'index du CV devant la graduation 550 kHz et on agit sur le noyau PO de manière à obtenir le maximum d'audition. Pour obtenir un réglage parfait il faut refaire plusieurs fois ces opérations, car le ré-glage du noyau réagit sur celui du trim-mer et inversement et il faut obtenir une coincidence exacte aux deux bouts de la gamme. On procède aux mêmes opérations pour la gamme GO et pour la gamme OC. Notons que lorsque la gamme PO est ali-gnée la gamme MF l'est aussi.

Si on ne possède pas de générateur pouvant servir d'étalon on utilise des émissions de fréquences connues et proches des points d'alignement que nous avons indiqués plus haut. On fait fonctionner le générateur en entretenue pure. On couple sa sortie HF par une faible capacité à l'entrée du récepteur. On règle ce dernier sur une station de fréquence connue et proche du point d'alignement. On règle le générateur de manière à l'accorder exactement sur le manier le le sactement sur le manier le le sactement sur le manier le le sactement sur le manier le sactement sur le sactement su tement sur la même fréquence que la station émettrice. Cet accord est obtenu lorsqu'on entend un sifflement d'interférence dans le récepteur. On agit selon le cas sur le noyau ou le trimmer de la gamme considérée. On répète l'opération pour les différentes gammes.

On peut contrôler le fonctionnement de l'oscillateur BF en branchant un casque sur la sortie BF. En cas de non fonction-nement il faut inverser le branchement des fils primaire ou secondaire.

Voici quelques stations parmi lesquelles on peut choisir celles les plus favorables

France 1: 164 kHz - 584 kHz.
France 2: 863 kHz.
France 3: 1070 kHz.
Alger: 980 kHz. Andorre: 998 kHz.
Bruxelles 1: 620 kHz. Bruxelles 2: 920 kHz.

Bruxelles 3: 1110 kHz.

Europe 1: 182 kHz.

Luxembourg: 232 kHz.

Monte-Carlo: 1466 kHz - 6035 kHz -

7 150 kHz.

Saint-Sébastien : 1 025 kHz. BBC : 200 kHz - 1 214 kHz.

Utilisation

Nous ne pouvons envisager ici de donner toutes les possibilités d'utilisation. Nous nous bornerons donc à formuler quelques conseils. Tout d'abord il est recommandé de mettre le générateur sous tension un certain temps avant son utili-sation de manière que toutes les pièces aient atteint leur température de fonctionnement et que par suite la fréquence du signal produit soit bien stabilisée.

Au début d'un réglage, par exemple de l'alignement d'un récepteur, il arrive qu'on soit obligé d'utiliser un signal d'amplitude importante et de tourner presque au maximum les atténuateurs. A mesure que le travail avance, par suite du réglage exact de certains circuits et de la montée dans le chaîne des étages d'amplifection il la chaîne des étages d'amplification il faut agir sur les atténuateurs pour réduire le signal injecté sinon on risque de satu-rer le récepteur ce qui nuira à la préci-sion de l'alignement. On aura toujours intérêt à travailler avec un signal aussi faible que possible.

Pour l'alignement d'un récepteur on peut contrôler l'accord à l'oreille mais il est préférable d'utiliser soit le contrôle visuel d'accord soit un voltmètre de sortie qui n'est autre qu'un voltmètre alternatif en série avec un condensateur (0,1 µF) et qui est branché entre la plaque de la lampe finale ou le collecteur du

transistor de sortie et la masse.

On commence l'alignement par le réglage des transfos MF et plus précisément par le dernier. Pour cela on attaque par le fil blindé de sortie du générateur la grille de la lampe précédente ou la base du transistor. On règle le générateur sur la fréquence MF du récepteur et on agit sur le ou les noyaux du transfo MF. On agit de même successivement sur les auagit de même successivement sur les autres étages MF en remontant vers l'étage changeur de fréquence. Pour le réglage des étages MF il est recommandé de supprimer l'oscillation locale, en court-circuitant momentanément la cage « oscillateur » du CV.

On passe ensuite à l'alignement des cir-cuits HF (accord et oscillateurs) pour cela on relie la sortie du générateur à la prise antenne du poste où il s'agit d'un récepteur à cadre incorporé on couple le fit blindé de sortie du générateur au cadre par un enroulement de quelques tours exé-cutés sur le bâton de ferroxcube.

Pour chaque gamme on règle d'abord le point haut (trimmer) puis le point bas (noyau des bobinages et enroulements du cadre). On commence toujours par le réglage de l'oscillateur local (trimmer ou noyaux du bobinage) dont l'accord est beaucoup plus pointu et qui permet de cadrer les réceptions avec les indications du cadran.

A. BARAT.

Les Sélections de Système D

Numéro 81

Faites vous-même.

SOUS-VERRES


Cadres modernes, en relief, économiques, en stratifié. -Presses à cadres. — Réparation des cadres dorés. - Dorure. -Réglettes pour monter les sousverres. - Caches...


Prix: 1 F

Ajoutez 0.10 F pour frais d'expédition et adressez commande à la SOCIETE PARI-SIENNE D'EDITION, 43, rue de Dunkerque, Paris-X*, par versement à notre compte chèque postal : PARIS 259-10 en utilisant la partie "correspondance" de la formule du chèque. Ou demandez-la à votre marchand habituel qui vous la procurera.

nos problèmes de câblage

Problème Nº 29

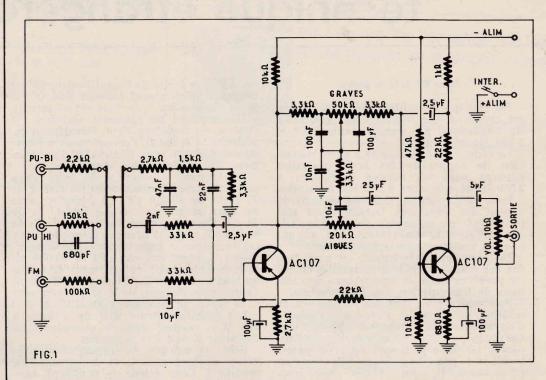


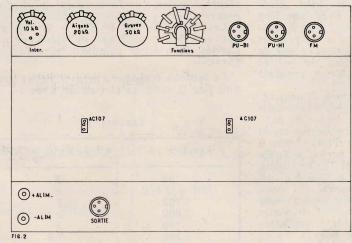

Le schéma de la figure 1 représente un préamplifi-cateur correcteur équipé de deux transistors. Comment traduiriez-vous ce schéma sur le plan prati-que si vous aviez à le câ-bler? Pour résoudre ce problème, il vous suffira de dessiner sur le plan d'implantation de la fig. 2 le câblage tel que vous le concevez. Ce montage utilise un châssis métallique. Les points de masse se feront par soudure sur ce châssis.

La solution sera publiée dans le prochain numéro.

solution du problème

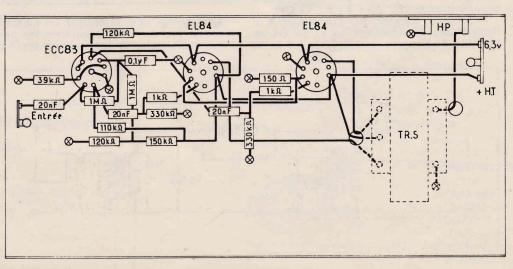

revue de la presse

technique étrangère

Filtre BF pour la parole

On sait que l'intelligibilité de la parole est excellente dans une bande restreinte de fréquences, par exemple entre 500 et 2500 Hz environ.

La réduction de la bande a aussi comme effet de supprimer des bruits parasites existant dans les bandes supérieures à 2500 Hz et inférieure à 500 Hz, éliminées.

Pour la parole, on s'efforce souvent de capter des émissions lointaines ou mal propagées, ou entachées de troubles tels que sifflements, ronflements, etc., ce qui pour la musique serait inadmissible.

En restreignant la bande, on peut ren-dre ces émissions plus intelligibles, ce qui est précieux dans de nombreuses applica-tions de transmission des informations.

Pour obtenir les résultats recherchés, la solution bien connue s'impose : l'emploi d'un filtre disposé dans un emplacement convenable de l'amplificateur BF de l'ap-pareil. Le filtre peut être du type passe-bande ou passe-basse son le fréquence passe-bande il aura comme fréquences limites celles indiquées plus haut. Si le filtre est passe-bas sa fréquence frontière supérièure sera de 2500 Hz et la limitation de la bande du côté des fréquences inférieures à 500 Hz sera assurée par le récepteur ou le haut-parleur de petites dimensions et non muni d'une enceinte favorisant les basses.

Dans le montage de la figure 1, proposé dans QST (voir référence 1), son auteur a utilisé un filtre du type « dérivé de m », réalisé selon une configuration en π et comportant une adaptation d'impédance à l'entrée et une autre à la sortie, à l'aide de deux transformateur T₁ et T₂ identiques.

Le filtre se branche de la manière sui-vante : après avoir déconnecté les deux fils de la bobine mobile du haut-parleur du secondaire du transformateur de sortie de l'amplificateur BF considéré, on bran-che l'entrée du filtre aux bornes de ce secondaire et le haut-parleur à la sortie

Soit Z l'impédance du haut-parleur et celle de sortie de l'amplificateur BF, par exemple Z=3,2 Ω ou une autre valeur usuelle proche (2;2,5;4;8;15 $\Omega)$. Supposons d'abord que l'inverseur S_1 à

deux éléments solidaires S1A et S1B est en position 1. Dans ce cas le filtre est horscircuit et la sortie de l'amplificateur BF est

branchée directement au haut-parleur, si S, est en position 2, le filtre est en circuit. Il comprend les éléments suivants : à l'entrée un transformateur élévateur d'impédance, Z à 500 Ω, l'enroulement à impédance Z étant vers l'entrée et l'enroulement à confidence d'intertable de le le l'enroulement à impédance Z étant vers l'entrée et l'enroulement à confidence de l'entre le l'entre de l'entre le l'entre de l'en

ment 500 Ω étant celui shunté par C₁.

La branche « shunt » du filtre en π cst, à l'entrée, l'enroulement de 500 Ω de T₁ et C₁ de 90 000 pF. La branche série du filtre se compose d'une bobine L₁ de 40 mH shuntée par un condensateur C₂ de 80 000 pF, enfin la branche shunt de sortie est identique à celle d'entrée, le condensateur C₃ ayant une capacité de 90 000 pF et la bobine étant l'enroulement de 500 Ω du transformateur T₂ (identique à T₁) dont l'autre enroulement, de Z Ω est connecté à la sortie en position 2 de S_{1B}. Les transformateurs dits de « ligne à

500 Ω » existent dans le commerce. La valeur de Z doit être respectée.

Selon la marque du transformateur, la valeur des capacités C_1 et C_2 peuvent être modifiées. Leur valeur de 90 000 pF convient pour des transformateurs américains Stancor 8101.

Les capacités de 90 000 et 80 000 pF peuvent être constituées de plusieurs ca-pacités de valeurs standard, montées en

Le tableau I ci-après montre l'effet produit par la mise en circuit du filtre :

TABLEAU I

Atténuation en dB
3
0
1
2 3
3
7,5 22
22
30
20
15

Ce montage peut intéresser les amateurs d'ondes courtes mais aussi tous les auditeurs radio qui, par les temps actuels désirent écouter des informations venant loin et souvent troublées par des sif ments ou des parasites.

Pour l'introduire dans un montage ex tant, il suffit tout simplement de réali une coupure dans la connexion du opposée à celle de masse.

Module pour régulateur de tension


La méthode de construction de certa appareils ou parties d'appareils par l'eploi de modules permet de simplifier construction et de la rendre plus ré

Dans le cas des régulateurs de tensi Bendix a réalisé deux modules ty BN 4008 et BN 4009, contenant tous eléments de la partie régulatrice d'


La figure 2 (a) donne le schéma niodule BN 4008, à 4 transistors. Ce i dule se présente dans un boîtier T haut. Il donne une régulation précise + 1 % ± 1 %.

Ses terminaisons sont au nombre trois, aux points E, B et C et on bran le module comme le montre la figure 2 entre la sortie alimentation et la sortie système redresseur en pont classique 4 diodes recevant le signal alternatif.

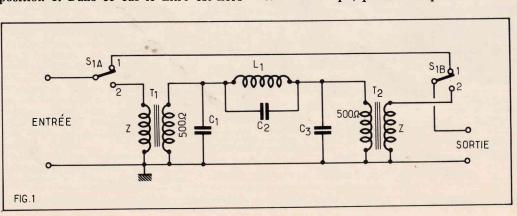Lorsque la tension continue d'entrée choisie entre 9 et 30 V, le courant ma mum étant de 1 ampère, la tension sortie ne varie que de 2 % pour une riation de la tension d'entrée de 20 La puissance maximum dissipable, à 25 est de 25 W (voir référence 2).



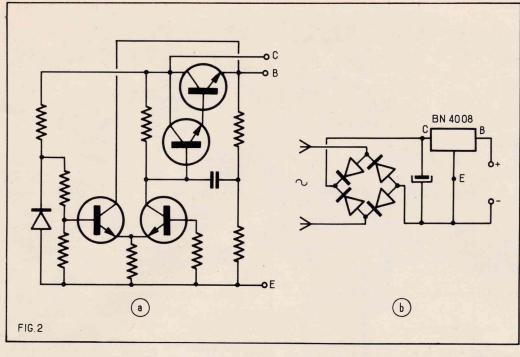Le zelais est l'affaize d'un spécialiste: RADIO-RELAIS 18, rue CROZATIER - PARIS 12 Tél. 343.98-89 PARKING ASSURÉ



De nouveaux transistors à effet de champ ty e MOS sont disponibles che RCA. Ils sont utilisables dans de nom treuses applications usuelles: FM, TV en noir et blanc, TV en couleurs, etc.

Ces transistors FET à métal-oxyde (Mos sont de la catégorie « canal N » (N chan

mentation comme des NPN ou des lampes Ceux du type TA7151 et TA7152 pos sèdent deux portes G₁ et G₂ ce qui, et homologie avec les lampes correspondrai

à deux grilles de commande. La figure 4 donne le schéma d'un blo HF à changeur de fréquence pour tune FM.

Q₁ est un FET type 40468 monté e amplificateur HF. Q₃ est l'oscillateur, c'es

un NPN type 40244.

Q₃ est le mélangeur, un FET-Mos typ
TA7151 dont les deux portes sont utili sées comme suit :

G₁ reçoit le signal « incident » amplifi par l'étage HF précédent. G₂ reçoit le signal local venant de l'os

cillateur. Le schéma général de l'ensembl est classique.

Convertisseur à multivibrateur

Dans la plupart des convertisseurs continu à continu, on adopte le principe suivant: le continu, généralement à basse tension, alimente un oscillateur sinusoïdal qui fournit un signal alternatif à fréquence relativement élevée (par exemple 100 kHz). Ce signal est appliqué à un transformateur élévateur. Il est ensuite redressé et filtré.

Dans le montage de la figure 3 publié dans Electronics (voir référence 3) l'oscil-lateur est un multivibrateur. L'intérêt de ce montage réside dans sa grande simpli-cité due à l'absence de tout bobinage oscillateur et à son fonctionnement sûr.

Le multivibrateur est du type astable. Il donne un rendement de 15 % supérieur à celui obtenu avec des montages à bobine saturée tout en étant beaucoup plus économique.

Le montage utilise 4 transistors NPN, tous du type 2N3417 et 4 diodes montées en pont de redressement, toutes du type 1N3879.

Les transistors Q₂ et Q₃ constituent le multivibrateur. Le signal obtenu aux émetteurs de ces transistors, est appliqué aux bases des transistors Q₁ et Q₄ montés en push-pull, chaque collecteur étant relié à une extrémité du primaire du transforma-teur de sortie TR, dont la prise médiane est reliée en + 12 V (le moins 12 V est à la masse).

Le signal de sortie est transmis par ce transformateur TR du type BF et de rap-port 1/1,2 élévateur, un système redres-seur. Ce transformateur doit être réalisé avec des enroulements à faible résistance.

La fréquence f du signal rectangulaire engendré par le multivibrateur est donnée par la relation:


$$f = \frac{1}{T_1 + T_2}$$

 $f = \frac{}{T_1 + T_4}$ dans laquelle $T_1 = T_2 = 0.69 \text{ R}_2 \text{ C}_1$ (f en hertz, R en ohms, C en farads et T en secondes).

Avec les valeurs du schéma on trouve f = 4000 Hz. La forme des signaux est

f = 4000 Hz. La forme des signaux est excellente, le temps de montée et de descente des signaux étant de 0,3 μs.

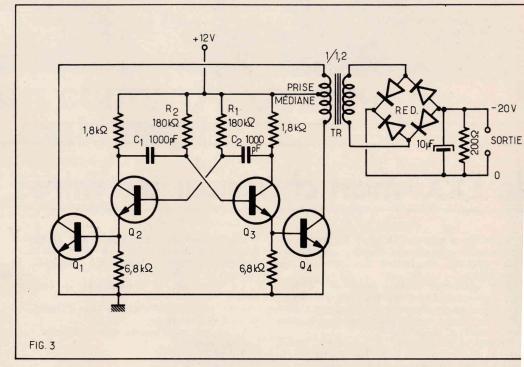Ce montage peut fonctionner à des fréquences plus élevées en diminuant les produits T₁ = T₂, c'est-à-dire en diminuant les valeurs des capacités C₁, C₂ du multivibrateur.



En remplaçant les transistors Q₁ et Q₁ par plusieurs éléments en parallèle on obtiendra des puissances de sortie supérieures.

Il est également possible de prévoir des rapports de transformation plus élevés pour obtenir des tensions de sortie supérieures à 20 V continu.

Une autre application est donnée pa le schéma de la figure 5 qui représente u démodulateur de couleur (système NTSC à transistor FET-Mos type TA7152.


L'information de chrominance est appliquée à la porte G2 tandis que le signe de l'oscillateur local, accordé sur la fr


PARKING

RADIO-PRIM

Un véritable centre électronique de 6.000 m3 au cœur de Paris, avec parking gratuit sur place Prime importante à tout visiteur majeur sans obligation d'achat.

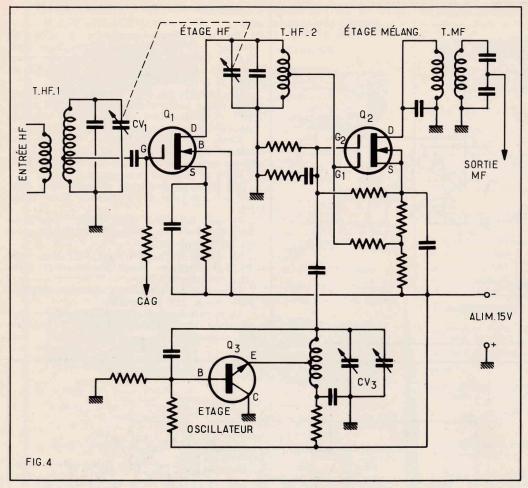Entrée : 59, boulevard Richard-Lenoir - PARIS (11°) Choix incroyable RADIO-PRIM



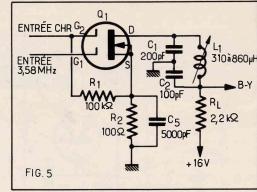

quence de sous-porteuse (aux U.S.A., $f_{sp} = 3,58$ MHz) est appliqué à la porte

L'intérêt du montage est la très forte impédance d'entrée sur les deux portes, donc, mieux qu'avec des lampes tout en profitant de la réduction de la puissance alimentation (référence 4).

Références

(1) Filtre BF pour la parole : An Audio Filter for Speech reception, par J. H. Ellison W6A01 (QST juin 67, p. 45).
(2) Module pour régulateur de tension:

Voltage-régulator modules (Radio Electro-nics, juin 67, p. 87).
(3) Convertisseur à multivibrateur : Mul-

(3) Convertisseur a multivibrateur: Multivibrator replaces reactor in the converter, par G. Marosi et F. Ludding (Electronics, 10 juillet 1967, p. 81).

(4) New semiconductors (Electronics, 10 juillet 1967, p. 141-142).

le D.X.-man chasseur de mires

Voici la saison du D.X. et les amateurs de réceptions à grande distance vont pouvoir essayer de battre des records de réceptions.

Aux nouveaux venus, nous allons don-ner des conseils et les moyens d'intensifer les images reçues, ainsi que la ma-nière de conserver le souvenir de ces pas-

Pourquoi « chasseur de mires » : parce que le D.X.man est à l'affût devant son écran et son appareil photo à portée de la main pour saisir au vol la mire nouvelle qui se présente, de même que le collectionneur de timbres, pour pouvoir ensuite la montrer à ses collègues D.X. et en discuter.

Pour photographier les mires, point n'est besoin d'éclairer, l'écran étant lui-même producteur de lumière; au con-traire, une demi-obscurité est préférable. L'appareil convenant le mieux est de 26 × 34 à objectif 2-8, la pose doit être au 1/30 et à pleine ouverture du diaphragme, car à plus forte vitesse, on n'aurait qu'une partie de l'écran, le spot lumineux n'ayant pas le temps de parcourir l'écran; la distance de l'appareil photo ou téléviseur de 1 m à 1 m 25; les pellicules négatives pouvant être passées directions de la company de la compa tement à la visionneuse, ou mieux au projecteur, et dans ce cas on peut même les rephotographier sur l'écran cinéma et obtenir une mise diapositive normale.

Comme nous l'avons indiqué, c'est sur la bande I canaux E2, E3, E4 que l'on recevra le plus de mires étrangères; voici la façon d'identifier les mires reçues.

Plusieurs pays différents ont le même dessin sur leurs mires, à part quelques détails ou inscriptions, par exemple la Russie et la Roumanie.

La Norvège, le Danemark, le Luxem-

bourg.
L'Autriche, l'Allemagne de l'Ouest, la
Belgique flamande.

Belgique flamande. sur les mires :

Egypte: EBT. Tunisie: RTT.

Algérie: RTA. Maroc: RTM accompagnés de signes

Belgique: RTB (français) ou RRT (flamand).

Irlande: RTE ou TELEFIS EIRANN.

Monaco: RMC. Espagne: TVE.

Angleterre: BBC ou ITA Norvège: NRK ou «NORGE».
Suède: SRT « Swerige - Radio ».
Suisse: JRG (all.) - SSR (français) TSI (italien).

Italie: RAI. Danemark (même mire que la Norvège avec indication DR ou FYN Danmark).
Portugal: RTP (Radio Television Por-

tuguese).

Allemagne de l'Ouest : République Fédérale DBP, avec mentions: NDR Nor-deuscher, BR Bayerischer, HR Hessis-cher, RB Bremen, SFB Berlin, SDR Sud Deutscher, SR Saarlandischer, SWF Sud-westjunk, WDR Westdeutscher. Allemagne de l'Est: République Démo-

cratique.

DFF: Deustcher Fernselfunk. Autriche: ORF ou PTT peut aussi retransmettre BR allemand.

Hongrie: « Magyar-Televisio ». Luxembourg: CLT ou G. Malte: MTV.

Matte: M I V.
Roumanie: « Radiodifuziuna Romina ».
Syrie: S T C.
U.R.S.S.: en général « Moskva » ou
Tagnuila, même mire que Bucarest.
Pologne: T V P « Teleweiza Poloka »
Warszawa (Varsovie).
Tabágorlovagujo. Cockeelyongko

Tchécoslovaquie: Ceskoslvensko. Yougoslavie: JRT Jugoslovenska, Zagreb ou Belgrad (Belgrade).


Gibraltar: GBC.

EN ÉCRIVANT AUX ANNONCEURS RECOMMANDEZ **VOUS DE RADIO-PLANS**

quelques montages nouveaux

transistors

par Gilbert BLAISE

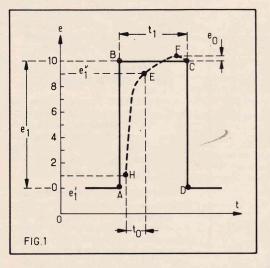

Amplificateur à impulsions

Rappelons d'abord que la plupart des amplificateurs à large bande sont d'excel-lents amplificateurs d'impulsions. Plus la bande est large, meilleure sera la reproduction des impulsions à condition que la distorsion en phase soit réduite ou com-I ensée.

Un signal à impulsions peut avoir la forme indiquée par la figure 1, en traits pleins. Il s'agit d'un signal rectangulaire A B C D dont la durée est ti et l'amplitude e_1 égale à la différence entre les deux niveaux de la tension, e''_1 et e'_1 : $e_1 = e''_1 - e'_1$

La bonne reproduction d'une impulsion

implique deux conditions:

1° La partie AB montante, dans le signal appliqué à l'entrée de l'amplificateur est perpendiculaire à l'axe des temps donc la durée de la montée est nulle. Il en est de même de la durée de la descente CD.

2° La partie BC correspond au maintien de la tension au niveau e"i car BC

est parallèle à l'axe des temps.

Si la reproduction de l'amplificateur était parfaite, ce qui n'est jamais le cas d'une manière intégrale, le signal obtenu à la scrtie de l'amplificateur devrait avoir la même forme rectangulaire aux différences suivantes près:

a) L'amplitude pourrait être plus gran-de, égale ou plus petite selon le gain de

l'amplificateur;
b) Le signal serait à impulsion positive comme celui appliqué à l'entrée ou à imi ulsion négative, selon que l'amplificateur n'inverse pas le signal ou l'inverse.

En laissant de côté le gain et l'inversion éventuelle, on constate en pratique que le signal de sortie se présente comme celui en pointillé partant du point A et passant par les points H, E et F.

Le point H correspond au niveau e', +

0,1 e1, autrement dit à 0,1 fois la différence totale des niveaux. Le point E correspond au niveau e'1 + 0,9 e1.
Si la montée était de durée nulle les

points H et E se trouveraient sur la droite

AB.

Comme elle est de durée non nulle, sa valeur est to qui se nomme temps de montée.

Considérons également la durée de l'imulsion qui est ti, différence des temps correspondant aux poids A et D.

On peut voir que ce qui compte pour la reproduction correcte de l'impulsion,


c'est que to soit très petit par rapport à to.
Ainsi, si to = to/100, la montée serait très rapide et il en serait de même de la cescente. Le signal de sortie aurait une forme se rapprochant beaucoup de celle

du signal d'entrée.

Si, au contraire to est une fraction importante de t₁ par exemple si t₀ = 0,25 t₁, le signal de sortie serait de forme très différente de la forme rectangulaire, comme celle montrée par la figure 2 a sur laquelle on a indiqué ces montées et les descentes « arrondies ».

Un autre facteur caractérisant la reproduction de la montée et de la descenta est le dépassement. Sur la figure 1 on voit que la courbe pointillée AHEF, représente un dépassement du niveau maximum e"1. Le point F correspond au maximum de dépassement. L'amplitude au lieu d'être

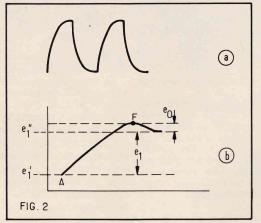e₁ est e₁ + e₀, e₀ étant le dépassement. On montre d'une manière claire sur la figure 2 b le dépassement e₀, les niveaux normaux e", et e', l'amplitude normale e₁



et l'amplitude avec le dépassement e, +

Le dépassement e ne se produit pas avec tous les amplificateurs mais avec certains, dont la correction aux fréquences élevées a été trop poussée. Le dépasse-ment peut être réduit ou même supprimé, en shuntant les bobines de correction par une résistance ou en modifiant leur valeur.

Lorsqu'il y a dépassement, la montée est en général plus rapide. On tolère, par conséquent un certain dépassement e qui doit, toutefois être petit par rapport à e, par exemple 0,01 fois e, (1 %).

Le montage proposé

L'amplificateur proposé par G. F. Sab-badini (voir référence 1) est réalisable selon le schéma de la figure 3. Il utilise

deux transistors. Q₁, un NPN type BFY78 c^t Q₂, un PNP type BFX48. Sur le schéma, l'amplificateur proprement dit est constitué par la partie comprise entre l'« entrée » et la « sortie » rrise entre l'« entrée » et la « sortie ». Avant l'entrée on a indiqué selon l'usage, le générateur G dont la résistance est R. = 50 Ω, symbolisé par un générateur de résistance nulle en série avec une résistance pure de 50Ω .

A la sortie on a représenté la charge RL de 50 Ω également pouvant être pratiquement, la résistance présentée par le cir-

cuit qui suit l'amplificateur.


Comme R_s = $\dot{R}_L = 50 \Omega$, le gain sera plus aisé à mesurer et se déduira du rapport des tensions de sortie et d'entrée sous la forme désirée : gain de tension, gain de courant ou gain de puissance. Il sera expriené sous forme de rapport ou en décibels.


Analysons rapidement ce montage. Le transistor Q10 est monté en émetteur commun et il en est de même de Q2, tous deux étant soumis à la contreréaction.

Le signal d'entrée fourni par le géné-

rateur est transmis par le condensateur de 6,47 μF à la base de Q..

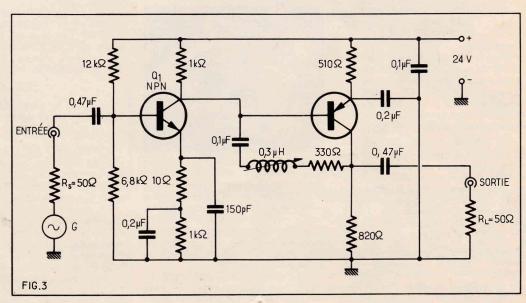Cette base est polarisée par le diviseur de tension 12 kΩ - 6,8 kΩ monté entre les



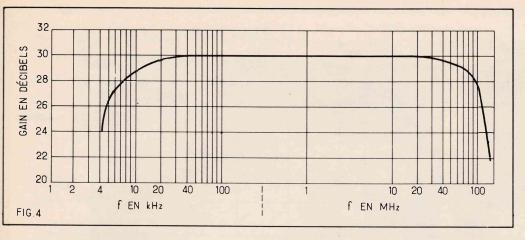

base de Q₃ et le collecteur est relié à la ligne positive à tension réduite L.P. Le troisième transistor Q₃ est monté en

émetteur commun avec une légère contrereaction car la résistance de 5,6 Ω n'est

pas shuntée par une capacité.

La sortie comme indiqué plus haut est à transformateur. Il est intéressant de voir que l'alimentation sur secteur est extrê-mement simple. On ne fait appel qu'à une diode D₁ du type 1N2070, une résistance de 200 Ω 7 W et une capacité de filtrage de 75 μF 150 V service.

La tonalité et la stabilité sont déterminées par la capacité de 10 000 pF montée entre le collecteur de Q3 et la masse. Il est possible de modifier cette valeur.

Voici les caractéristiques générales de

cet amplificateur:

deux lignes d'alimentation, la ligne néga-

tive étant à la masse.

L'émetteur de Q1 est polarisé par 10 Q + 1 kΩ montés en série. Les condensa-teurs de 150 pF et 0,2 μF réalisent une correction aux fréquences élevées par contreréaction sélective. On obtient le signal amplifié et inversé, sur la résistance de $1~k\Omega$ qui est commune aux circuits de collecteur de Q1 et de base de Q2, électrodes reliées ensemble.

La contreréaction de Q₂ est réalisée par la résistance de 510 Ω de l'émetteur, shuntee par un condensateur de 0,2 μF. Pratiquement, cette contreréaction ne s'exerce qu'aux fréquences basses car aux fréquences élevées la capacité de 0,2 μF présente une faible impédance par rapport à 510 Ω.

Un circuit de contreréaction est égale-ment disposé entre le collecteur de Q₃ et la base, il se compose de la bobine de 0,3 µH en série avec la résistance de 330 Ω.

Pour la sortie du signal on a disposé une charge de 820 \Q dans le circuit de collecteur de Q_s et un condensateur isolateur de $0,47~\mu F$, cette valeur n'étant pas exagérée car la sortie se fait sur $50~\Omega$ seulement.

Un condensateur de 0,1 µF shunte l'alimentation de 24 V.

Caractéristiques

Cet amplificateur, réalisé par Fairchild, est à bande exceptionnellement large com-On voit que le gain maximum est de 30 dB. Il se maintient à ce niveau entre 50 kHz et 40 MHz, la bande à 3 dB près dent comprise entre 6 kHz et plus de etant comprise entre 6 kHz et plus de 100 MHz.

La mesure du gain s'effectue aisément avec un générateur de 50 Ω branché à l'entrée et un voltmètre électronique branché sur une résistance de 50 Ω, Ri, disposée à la sortie.


Le rapport des tensions correspondant à 30 dB de gain est 31,6 fois et pour les puissances, le rapport est 1000 = 31,6². La tension de sortie étant de 0,7 V par exemple, celle d'entrée serait 0,7/31,6 = 0,022 V = 22 mV.

Le temps de montée est de 3,8 ns et la tension de dépassement est de 1 % par rapport à la tension totale de l'impulsion. Une étude détaillée indiquant la con-

ception et le calcul du montage est donnée dans le document que nous citons en réfé-

Cet amplificateur peut trouver de nom-breuses applications en électronique in-

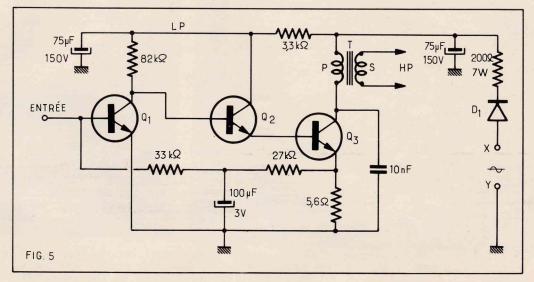dustrielle, mesures, etc. Grâce à son gain de 31,6 fois, dans une très large bande, il pourra être utilisé, comme préamplificateur de signaux à impulsions brèves ou de signaux sinusoïdaux jusqu'à des fréquences très élevées.



Amplificateur BF classe A

Un montage relativement simple et à Jeu de composants est celui de la figure 5 proposé par Texas (voir référence 2). Il utilise 3 transistors NPN de cette marque : $Q_1 = Q_2 = 2N3710$, $Q_3 = 2N1718$. Comme on peut le voir sur le sollecteur de Q_4 et sont directes entre le collecteur de Q1 et la base de Q2 et aussi, entre le collecteur ce Q2 et la base de Q3.

L'entrée, représentée par la base de Qu peut être isolée de la source des signaux à amplifier, si nécessaire, à l'aide d'un condensateur de forte capacité, supérieure à 1 µF. La sortie utilise un transformateur adaptateur dont le primaire est de $360~\Omega$ et le secondaire de $3,2~\Omega$, ce qui correspond à un rapport d'impédances de 560/3,2~=~105 fois, c'est-à-dire un rapport de transformateur $n_1/n_2 = 10$ fois environ, n₁ étant le nombre des spires du primaire et n₂ celui du secondaire, le HP branché

sur celui-ci étant, évidemment de 3,2 Ω. Le transistor Q₁ est monté avec l'émet-teur à la masse c'est-à-dire la ligne négative de l'alimentation.

La base de Q, est polarisée par la tension positive de l'émetteur de Q_2 , réduite par 27 k Ω et 33 k Ω , le condensateur de 100 μ F 3 V servant au découplage et évient tent tent par la Ω tant toute réaction de Q3 sur Q1.

La charge du collecteur de Q1 est de sa charge du confecteur de Q_1 est de $82~k\Omega$, reliée à la ligne positive à tension réduite par la résistance de $3,3~k\Omega$ associée au condensateur de découplage de $75~\mu F$ - 150~V.

Le transistor Q2 est monté en collecteur commun. Il sert d'adaptateur entre Q1 et Q_s et son montage ne comporte aucun composant R ou C car la base est reliée directement au collecteur de Q_1 ; l'émetteur, électrode de sortie est relié à la

Puissance maximum: 3,5 W.

Puissance à 10 % de distorsion : 2,15 W. Sensibilité : 56 mV à l'entrée pour 100 niW à la sortie.

Réponse à 3 dB: 135 Hz à 39 kHz.

L'amplificateur fonctionne en classe A. Les résistances, sauf mention, sont de 0,5 W.

L'alimentation n'étant pas isolée du secteur il est prudent de la modifier en dis-posant entre les points X et Y et le secteur un transformateur isolateur à secondaire de 117 V branché en X-Y et à primaire de même tension ou de tension différente ou à prises, selon le secteur alternatif dont on dispose.

Le montage du transistor Q₃ type 2N1713 devra être effectué selon les recommandations du fabricant, notamment en ce qui concerne le dispositif de dissipation de

chaleur.

Tuner FM japonais


On connaît les qualités des fabrications japonaises au point de vue de la précision et des performances.

Le tuner représenté par le schéma de la figure 6 possède des dispositifs intéressants: accord par trois condensateurs variables, diode à capacité variable pour la commande automatique de fréquence (CAF ou AFC), application de la commande automatique de gain.

Dans ce montage on utilise 3 transis-tors: TR1 en haute fréquence, TR2 en mélangeur et TR3 en oscillateur de tuner mélangeur et TR3 en oscillateur; ce tuner étant limité à la partie HF - changeuse de fréquence.

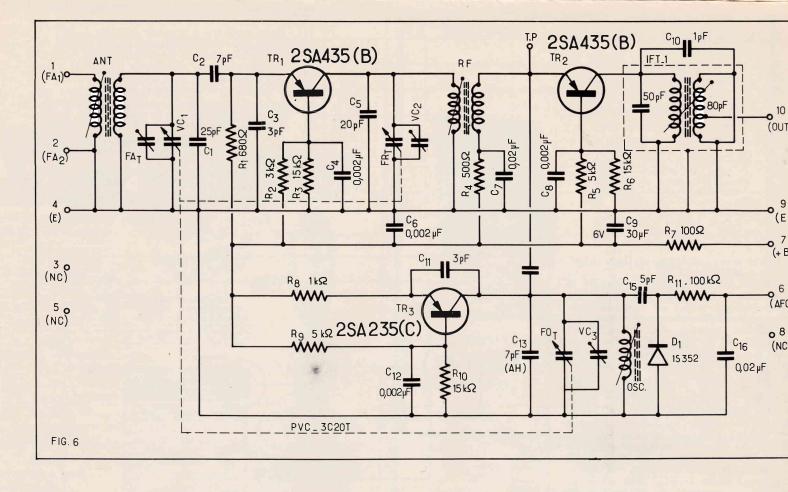Les trois transistors sont des PNP de types japonais, incorporés dans le bloc :





2SA435 B en HF et mélangeur, 2SA235 C εn oscillateur, tous montés en base commune.

Etage HF

L'entrée est asymétrique correspondant à une antenne de 75 Ω connectée aux points FA1 et FA2 par un câble coaxial.

Il est également possible de brancher une antenne de $300~\Omega$ à l'aide d'un câble bifilaire de $300~\Omega$, dans ce cas FA2 est débranché de la ligne de masse et il y a une prise médiane sur le primaire, reliéra la masse.

Le secondaire du bobinage adaptateur d'antenne, est accordé sur la station à recevoir par VC1 associé à l'ajustable d'alignement FA et à la capacité fixe de 25 pF C.

Le signal est transmis par C₂ de 7 pF à l'électrode d'entrée du premier transistor, cette électrode étant l'émetteur, on remarquera que C₂ réalise également l'adaptation.

La polarisation de l'émetteur est réalisée par R_1 de 680 Ω , reliée à la ligne + B. La résistance R_1 n'amortit pas trop le bobinage d'entrée en raison de l'adaptation par C_2 . Comme TR1 est monté en base commune, cette électrode est polarisée par R_2 de 3 k Ω et R_3 de 15 k Ω . Elle est découplée par C_4 de 2 000 pF, valeur suffisante lorsque f=100 MHz environ.

Etage mélangeur

La liaison entre l'étage HF et l'étage mélangeur s'effectue à l'aide du transformateur RF dont seul le primaire est accordé. L'accord se fait par le condensateur variable VC2 avec le trimmer FR et le condensateur fixe de 20 pF. Ce circuit primaire est inséré entre le collecteur de TR1 et la ligne négative d'alimentation.

Au primaire accordé, est fortement couplé le secondaire non accordé du circuit d'émetteurs de TR2. Cet émetteur est polarisé par R_4 de $500~\Omega$, le découplage étant assuré par C_7 de 2~000~pF. La base de TR2 est montée comme celle de TR1.

La sortie du signal MF se fait sur le collecteur de TR2 et on y trouve le transformateur IFT-1 accordé sur 10,7 MHz. On remarquera l'accord du primaire par 50 pF, le double couplage entre primaire et secondaire, magnétique et électrostatique par C10 de 1 pF, l'adaptation grâce à la prise du secondaire permettant le branchement de ce bloc à l'entrée de l'amplificateur MF, à l'aide d'un coaxial, connecté aux points 10 et 9.

Le signal local, provenant de l'oscillateur est appliqué à l'émetteur de TR2 par l'intermédiaire d'un condensateur de très faible capacité.

Pour les mesures de gain, on a prévu un point d'essai TP connecté à l'émetteur de TR2.

Etage oscillateur

Le montage de l'oscillateur proprement dit est classique. Etant du type base commune, l'oscillateur ne possède qu'une seule bobine insérée dans le circuit de collecteur, le couplage entre collecteur et émetteur s'effectuant par la capacité de 3 pF extérieure et celle existant à l'intérieur du transistor entre ces deux électrodes.

Pour l'accord on dispose de VC variable, d'un ajustable et d'un condensateur fixe.

De plus on trouve la diode à capacité variable D1 1S352 qui fait partie également du système d'accord de l'oscillateur. La capacité d'accord automatique se montant en parallèle sur la bobine oscillatrice est composée de celle de la diode en série avec C₁₅ de 5 pF.

La variation de la capacité de la diode se produit par variation de la tension de polarisation inverse appliquée à cette diode, entre masse et le point AFC. Il est clair que, l'anode de la détant reliée directement à la masse cathode devra être constamment pos par rapport à la masse pour que la prisation soit inverse.

Au point de vue du continu, le cir d'alimentation de la diode est sépare transistor par la capacité C₁₅ tandis la diode est séparée du circuit d'alimentation par la résistance R₁₁ de 100 kG sociée au condensateur de découplag de 20 000 pF.

Si l'on réalise l'accord à correction tomatique, il faut appliquer au point la tension continue variable de correprovenant du discriminateur.

Il est également possible de se servi dispositif à diode à capacité var comme vernier d'accord manuel. cela, on appliquera entre masse et CAF une tension continue variable rue à l'aide d'un potentiomètre bra sur une source de tension continue

Ce bloc se branche de la manière vante: antenne aux points 1 et 2, n de la tension d'alimentation aux poi ou 9, positif de l'alimentation au po tension CAF au point 6; la sortie M au point 10.

L'accord de l'amplificateur MF qu ce bloc peut être réglé en brancha générateur HF au point TP.


Ce bloc couvre la gamme FM con entre 88 et 108 MHz et convient pou MF de 10,7 MHz. La fréquence d'a de l'oscillateur est supérieure à ce l'émission à recevoir : f_o = f₁ + MHz.

On obtient un gain égal ou sup à 17 dB avec une atténuation de des signaux à la fréquence « image

La déviation de fréquence est contre ± 60 kHz et ± 150 kHz por variation de tension continue d ± 0,4 V appliquée au point AFC.

L'impédance de sortie est de 300

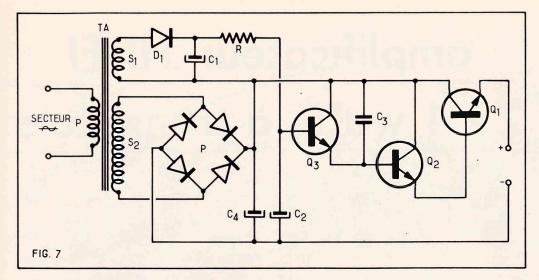L'impédance de sortie est de 300 Pour l'alimentation de ce bloc, sion continue prescrite est de 3,5 à



seulement avec une consommation de courant de 6 mA au maximum. Les dimensions du bloc sont $49\times39\times24,2$ mm.

Fabriqué par Mitsumi, il existe en version européenne et en version américaine (voir référence 3).

D'autres blocs FM de cette marque sont à trois capacités variables d'accord, également, mais n'utilisent que deux transisters, l'un en HF et l'autre en mélangeur oscillateur.

Filtrage pour transistor de puissance

Une excellente méthode de filtrage du courant redressé par un système à une ou plusieurs diodes, consiste dans l'emplor des transistors montés en circuit dit de Darlington.

Un montage de ce genre est proposé par Sesco (voir référence 4) et réalisable selon le schéma de la figure 7.

On trouve dans ce montage, un transformateur TA dont le primaire P est adapté ou adaptable par prises, à la tension du secteur, une diode D₁ redressant la tension de 6 V aux bornes du secondaire S₁, au point à 4 diodes dont la tension redressée est disponible aux bornes de C₂. Le filtrage est assuré par le circuit de Darlington à transistors Q₁, Q₂ et Q₃, tous trois des NPN.


La tension filtrée est alors disponible aux points + et — de sortie du montage.

Normalement, la tension aux bornes de C4 de 1000 µF, par exemple, sous une intensité consommée de 1 A, comporte une composante de ronflement à 100 Hz dont l'amplitude crête à crête est de l'ordre de 10 V. Grâce au circuit de Darlington, la composante de ronflement est réduite de 50 à 100 fois, à la sortie, par rapport à celle qui existe à l'entrée de ce circuit.

Pour l'alimentation du circuit de filtrage à 3 transistors, on dispose de l'enroulement S₁ de 6 V, de la diode D₁ du type 15P1 et du condensateur C₁ de 50 µF. Le courant débité par cette alimentation est une fraction de milliampère.

Le condensateur C₂ de 2,2 µF transmet à la base de Q₃ la totalité de la composante résiduelle de ronflement de la tension en aval de Q₃ de sorte que sur ce transistor, il apparaît une tension correspondant à 99 % du ronflement résiduel aux bornes de C₄.

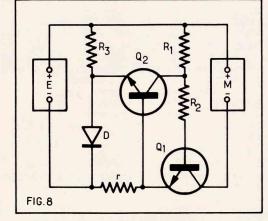Pendant le creux du ronflement, la tension sur Q₁ descend à environ 2 V et pendant les crêtes de ronflement, la tension monte jusqu'à un maximum égal à



la somme de ces 2 V et de l'amplitude crête à crête du résidu de ronflement aux bornes de C..

La dissipation de T, est faible étant égale, approximativement, au produit du courant débité, par la moitié de l'amplitude crête à crête de la tension résiduelle de ronflement aux bornes de C, augmentée de 1 V environ.

Ainsi, pour 10 V de tension crête a crête de ronflement et un débit de 1 A, la dissipation de puissance de Q_1 n'est que 10/2 + 1 = 6 W.

Pour empêcher l'oscillation de l'ensemble on a disposé un condensateur C₃ de 10 000 pF entre émetteur et collecteur de Q₃.

Si l'on donne à C₂ une valeur supérieure a 2,2 μF, la tension de sortie ne prend que lentement sa valeur définitive, cette partie pouvant être mise à profit si l'on désire ce comportement de l'ensemble.

Une modification de la tension redressée apparaissant aux bornes de C, entraîne automatiquement une tension de sortie de 2 V au-dessous du minimum de tension sur C, et la vitesse avec laquelle la tension de sortie suit celle d'entrée dépend de la valeur de C₂.

Grâce au montage décrit, à transistor Que 180 T 2, qui est peu encombrant, on supprime un filtre classique à bobinage de filtrage lourd, encombrant et coûteux et un condensateur également important à ces points de vue.

Ce système joue dans une certaine mesure le rôle de limiteur.

Limiteur d'intensifé à transistor de puissance

La protection des alimentations contre une surcharge est généralement réalisée dans divers appareils. Lorsqu'il s'agit d'alimentations stabilisées, les limiteurs d'intensité peuvent être électroniques, ou à disjoncteurs électroniques, ou avec les deux procédés à la fois. On évite ainsi les effets d'une surcharge ou d'un courtcircuit.

Sesco propose un montage comme celui de la figure 8 permettant une limitation très précise. La source de tension est E et peut être une pile ou une alimentation à redresseur. M est l'appareil alimenté en continu. La résistance R_a de 4,7 k Ω maintient dans la diode D au silicium type 10J2, un courant faible ce qui a pour este une tension de 0,6 V aux bornes de cette diode.

Tant que la chute de tension dans la résistance r ne dépasse pas 1,1 V, le transistor Q_2 type 2N3404 est bloqué car il lui faut une tension V_{be} de + 0,5 V pour se débloquer.

Si la somme de R₁ et R₂ est suffisamment faible, Q₁ est encore saturé lorsque le courant I et tel que la chute de tension rl dans r, soit supérieure à 1,1 V. Le transistor Q₂ est alors débloqué, le courant de base de Q₁ est réduit et ce transistor se désature très rapidement.

Le transistor Q₁ doit pouvoir supporter une dissipation égale au produit de E par le courant correspondant au seuil de limitation.

Les montages des figures 7 et 8 sont analysés pour indiquer les applications des transistors et nous publierons par la suite des montages pratiques de ce genre avec valeurs précises des éléments.

Références

- (1) Amplificateur à impulsions : A wite band pulse amplifier, par G. F. Sabbadini, Applic. report 158 Fairchild.
- (2) Amplificateur BF classe A : Circuit design par les ingénieurs de la Texas, page 70.
- (3) Tuner FM japonais: Documentation Mitsumi Components, FM tuner, page 4.
- (4) Montages de filtre et de limitation : Bulletin Sesco n° 47.

UN OUTIL DE TRAVAIL Remboursé au premier achat



CATALOGUE COMPLET 1967

30 Modèles d'appareils de mesure en KIT et en ordre de marche. Contróleurs, Oscillo, mires. Générateurs. Appareils de mesure à encastrer - Milliampères - Voltmètre - Vu-mètres.

GRAND CHOIX D'AMPLIS HI-FI
Enceintes • Platines TÜ standard et professionnelles • Télé portatifs en KIT et en ordre de
marche • Postes à transistors en KIT et en ordre
de marche • Meubles de rangement • HP HI-FI
• Electrophones • Platines magnétophones piles/secteur • Interphones piles/secteur • Lampes et
transistors • Tubes image • Micros cristal et
dynamiques • Pieds pour micros • Tuners FM
mono et stéréo • Décodeur FM • Outillage •
Valise de dépannage • Postes auto-radio • Réguloteurs de tension.

TOUS LES COMPOSANTS RADIO, TELE

Envoi contre 10 timbres à 0,30



35, rue d'Alsace PARIS (10°) LA BOUTIQUE JAUNE

Service C Téléphone : 607-88-25, 83-21 Les Sélections de SYSTÈME " D"

Nº 2

LES ACCUMULATEURS

Comment les construire, les réparer, les entretenir Prix : 1 F

Nº 27

LES POSTES DE SOUDURE

Par points à arc Prix : 1 F

Nº 64

L E S Transformateurs

Statiques, mono et triphasés Prix : 1,50 F

Nº 87

LA GALVANOPLASTIE

Prix : 1 F

Nº 91

Réparez vous-même

LA CARROSSERIE

de votre AUTOMOBILE

Prix : 1,50 F

Ajoutez pour frais d'envoi 0,10 F par numéro et adressez commande à **Système D**, 43, rue de Dunkerque, Paris-10°, par versement à notre C.C.P. Paris 259-10, en utilisant la partie « Correspondance » de la formule, ou demandez-les à votre marchand de journaux qui vous les procurera

(Aucun envoi contre remboursement)

amplificateur HI-FI

2 x 4 watts à transistors

Certains techniciens soutiennent que pour respecter la dynamique d'une reproduction orchestrale il est nécessaire que l'amplificateur ait une réserve de puissance très importante. Loin de nous l'idée de leur apporter la contradiction. Cependant il faut tenir compte du lieu où se fait l'audition et il faut bien admettre que tout le monde ne possède pas un appartement dont les pièces sont suffisamment grandes pour permettre l'utilisation à pleine puissance de ces chaînes HI-FI. Nous pensons donc que dans la majorité des cas un amplificateur pouvant délivrer une puissance de 8 à 10 watts est largemen suffisant car même alors il sera difficile au cours d'un fortissimo assez long de le maintenir à pleine puissance. En effet, malgré le rendement modeste des haut parleurs 8 ou 10 watts électriques cela fait du bruit.

Pour cette raison celui que nous allons décrire répond aux besoins d'un grand nombre d'amateurs de belles reproductions musicales qui veulent se constituer un ensemble HI-FI valable sans pour cela y engloutir une petite fortune. La stéréophonie étant maintenant un facteur déterminent en HI-FI notre amplificateur est conçu sous cette forme. Il est équipé de transistors et nous croyons inutile de rappeler les avantages que ceux-ci apportent dans le domaine de la basse fréquence et qui font que leur emploi s'y généralise très rapidement.

Les caractéristiques que nous donnons ci-après sont suffisamment éloquentes et montrent sans équivoque que cet apparei! mérite amplement sa qualification.

La construction ne présente aucune difficulté, la plupart des circuits étant à réaliser sur des circuits imprimés portant sur la face bakélite l'emplacement et la valeur des composants.

Caractéristiques

Puissance: 2×4 watts.

Distorsion : inférieure à 0,5 % à la puissance nominale.

Bande passante : 30 à 20 000 Hz \pm 1 dB à une puissance de 1 watt.

Sensibilité : entrée haut niveau : 50 mV, entrée PU Magn. : 8 mV.

Relevé des basses : au maximum + 17 dB à 35 Hz.

Relevé des aiguës : au maximum + 19 dB à 10 KHz.

Atténuation des graves : au minimum — 3 dB à 35 Hz.

Atténuation des aiguës : au minimum — 4 dB à 10 kHz.

Bruit de fond: - 55 dB.

Les réglages de volume et de contrôle « graves » et « aiguës » sont indépendants pour chaque canal ce qui assure une grande souplesse de réglage.

Cet appareil est muni d'un inverseur de canal et d'un commutateur « Mono-Stéréo ». Les différentes « rées sont commutables.


Examen du schéma

Le schéma est donné à la fig. 1. L'examen portera sur un seul canal puisque l'autre est identique. Les prises d'entrée sont au nombre de 4 par canal. Les prises « Magnéto », « PU piézo », et « Auxiliaire » sont reliées directement aux paillettes du commutateur d'entrée puisqu'elles sont destinées à recevoir des sources BF à haut niveau. Par contre la prise « PU Magn. » attaque un étage préamplificateur équipé avec un transistor AC182. La liaison entre cette prise et la base du transistor. sistor s'effectue à travers une résistance de 2 200 ohms et un condensateur de 10 µF. La polarisation de cette base est obtenue par un pont formé d'une 16 000 ohms, côté masse » et d'une 150 000 ohms côté
 Alim. ». La résistance de stabilisation prévue dans l'émetteur est une 1 000 ohms et est découplée par un condensateur de 50 µF. Le collecteur est chargé par une 10 000 ohms. La liaison entre ce collecteur et la paillette du commutateur s'effectue à travers un condensateur de 50 µF et une résistance de fuite de 1 000 ohms.

On notera le circuit de contre-réaction prévu entre le collecteur et le circuit de base. Ce circuit est composé d'une résistance de 27 000 ohms en série avec un 10 nF. La présence du condensateur fait que ce circuit introduit une correction favorisant les basses. L'alimentation de cet étage préamplificateur a lieu à travers une cellule de découplage composée d'une 4 700 ohms et d'un 500 µF.

Le commun du commutateur d'entrée est relié à celui de l'inverseur de canaux, ce commutateur comme celui d'entrée est à deux sections, une par canal. Dans la position représentée sur le schéma vous pouvez constater qu'il relie les prises d'entrée A, au canal A et les prises d'entrée B au canal B; on obtient ainsi ce qu'il est convenu d'appeler une stéréo directe. Dans la position inverse ce commutateur relie les prises A, au canal B et les prises B au canal A. On obtient ainsi une stéréo inverse ce qui signifie que les sons de droite sont reproduits par les haut-parleurs de gauche et les sons de gauche par les haut-parleurs de droite. A la suite nous voyons l'inverseur « Mono-Stéréo » qui est représenté en position Mono sur le schéma. Vous pouvez constater que dans ce cas les entrées des deux canaux sont réunies et attaquées simultanément par les prises A et B sélectionnées. Dans ces conditions les deux voies reproduisent les mêmes sons ce qui donne lieu à une audition monophonique.

L'entrée de l'amplificateur proprement dit est un potentiomètre de volume de 500 000 ohms. Son curseur attaque la base d'un transistor BC 108 qui est un NPN, à travers un condensateur de 10 µF. La base est polarisée par un pont dont la branche côté « — Alim. » est constituée par une 82 000 ohms et une 33 000 ohms en série avec une 6,8 ohms. Ce pont est relié à la ligne « — Alim. » par une cellule de découplage composée d'une 47 000 ohms et d'un condensateur de 50 µF. L'émetteur du

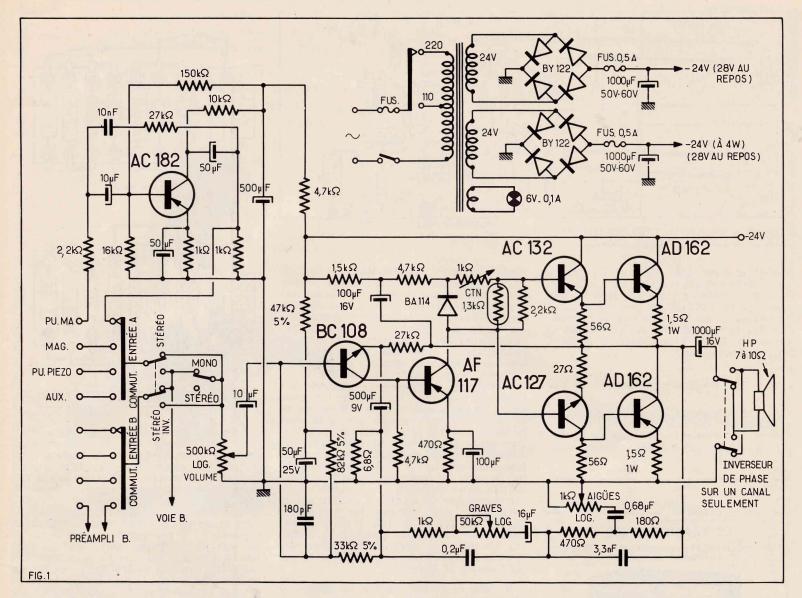

BC 108 est relie à la ligne médiane de l'étage final par une 27 000 ohms, cette résistance constitue un circuit de contre réaction en continu qui contribue à la stabilisation de l'effet de température de l'amplificateur. Ce circuit de contre-réaction est doublé par un réseau sélectif qui constitue le dispositif de dosage « Graves-Aiguës ». Ce second circuit, de contre-réaction comprend un filtre en T ponté, constitué par une 180 ohms en série avec une 470 ohms; le point de jonction de ces résistances est relié à la masse par un condensateur de 0.68 µF en série avec un potentiomètre de 1 000 ohms monté en résistance variable. L'ensemble des résistances de 180 ohms et de 470 ohms est ponté par un 3,3 nF. L'impédance d'un tel filtre augmentant avec la fréquence réduit le taux de contre-réaction à mesure que celle-ci s'élève, ce qui a donc pour effet de favoriser la transmission des « Aiguës ». Il est évident que cette impédance et par conséquent la transmission des fréquences élevées peuvent être réglées par la manœuvre de la résistance variable. Le condensateur de 3,3 nF a pour but de creuser le médium. En série avec l'ensemble de dosage « Aiguës » que nous venons de décrire ont été prévus un condensateur de 16 µF, une résistance variable de 50 000 ohms et une résistance fixe de 1 000 ohms, le tout shunté par un 0,2 µF. Il est évident que la présence du condensateur de 16 µF augmente l'impédance à mesure que la fréquence BF diminue et réduit le taux de contre-réaction ce qui favorise la transmission des graves, transmission qui peut

être réglée par la résistance variable de $50\,000$ ohms. Le condensateur de $0.2~\mu F$ a pour effet de creuser le médium. Ce circuit de contre-réaction est relie à l'émetteur du BC 108 par un condensateur de forte valeur (500 μF).

Le collecteur de ce transistor est chargé par une 4700 ohms qui aboutit, comme il se doit avec un NPN, au + Alim. (masse). Il attaque par liaison directe la base d'un AF 117 qui équipe l'étage d'amplification préalable. Il s'agit, vous pouvez le remarquer, d'un transistor radiofréquence. Son circuit émetteur contient une résistance de stabilisation d'effet de température de 470 ohms découplée par un condensateur de 100 μF . Le circuit collecteur contient une diode BA 114 en série avec une 4 700 ohms et une 1 500 ohms. La diode est shuntée par une CTN de 1 300 ohms shuntée par une 2 200 ohms et en série avec une 1 000 ohms ajustable. Le point de jonction des résistances de 4 700 ohms et de 1 500 ohms est relié au point médian de l'étage de puissance par un condensateur de 100 μF . La résistance de 4 700 ohms constitue la charge proprement dite de l'étage d'amplification préalable.


Le collecteur de l'AF 117 attaque directement les bases de deux transistors complémentaires: un PNP AC 132 et un NPN AC 127. Ces transistors montés en série entre — et + alim. procurent le déphasagindispensable à tout montage push-pull. Ces transistors fonctionnent en classe B pour éviter le pour éviter le pour éviter le pour éviter le passe la passe l

certaine polarisation. Celle-ci est produite par le réseau comprenant notamment la diode BA 114 et la CTN. La 1 000 ohms ajustable permet de régler exactement cette polarisation. La CTN contribue à la compensation de l'effet de température. Le circuit émetteur du AC 132 contient une résistance de charge de 56 ohms. Pour l'AC 127 la résistance d'émetteur fait 27 ohms et la résistance de charge située ici, dans le collecteur, est une 56 ohms.

Revenons un instant à l'étage d'amplification préalable pour dire que la 1509 ohms du circuit collecteur et le 100 µF constituent un circuit de réinjection qui, notamment, stabilise le courant Icbo du transistor AC 127.

L'étage de puissance est équipé par deux transistors AD 162 montés en série entre— et + Alim. La base de l'un d'eux est attaquée par l'émetteur de l'AC 132 et la base de l'autre par le collecteur de l'AC127. Leur circuit émetteur contient une résistance de 1.5 ohm pour la stabilisation de l'effet de température. Le haut-parleur, dont la bobine mobile peut avoir une impédance comprise entre 7 et 10 ohms, est branché entre le point médian de l'amplificateur de puissance et la masse. Un condensateur de liaison de 1000 µF empêche que la bobine mobile soit parcourue par le courant continu.

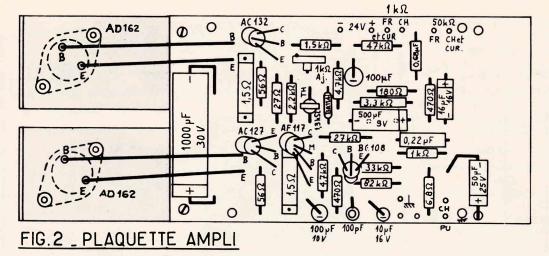L'alimentation comporte un transfo à primaire 110-220 V. Ce dernier possède deux secondaires 24 V et un secondaire 6,3 V pour l'alimentation du voyant lumineux. Chaque secondaire 24 V sert à l'ali-



mentation d'un canal différent. Le courant qu'ils délivrent est redressé par des diodes BY 122 montées en pont. Un condensateur réservoir de 1 000 µF est prévu à la sortie de chaque pont, la protection est assurée par des fusibles de 0,5 A. La tension de sortie est de 28 V au repos et de 24 V

Réalisation pratique

en fonctionnément.

Les amplificateurs des deux canaux sont exécutés sur des circuits gravés de 120 × 70 mm. Le premier travail consiste à monter et à souder sur eux les différents com-

DECRIT CI-CONTRE -« LE TRANSECO 205 » AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 2 x 5 Watts Entièrement transistorisé Puissance nominale : 2 x 5 Watts * Réponse linéaire de 20 Hz à 20 000 Hz ★ Distorsion harmonique : 0,2 % à 1 kHz et 4 W. • ENTREES : Magnétophone - P.U magnét. Tuner et Auxiliaires. • Commutateur de fonction : Mono - Stéréo Stéréo inverse Correcteurs de Tonalité séparés - CR sélective. Inverseur de phase - Secteur 110/220 volts. 1 Ensemble châssis, plaque AV et coffret 70,00 2 Plaquettes Circuit imprimé 10,70 1 Transfo d'alimentation spécial 21,85 5 Contacteurs 1845 6 Potentiomètres 1440 21.00 Boutons, distributeur de tension £.50 1 Jeu de résistances et capacités 80,50 1 Jeu de fils, soudure 6,00 1 Jeu de décolletage 7.00 • 1 Jeu de transistors (4 × AD162 -2 × AC127 - 2 × AC132 - 2 × AF1+7 2 × BC108 - 2 × AC182 - 2 × BA114) **119,70** PRIX FORFAITAIRE pour l'ensemble complet
ACQUIS en UNE SEULE FOIS 309,00 R A D I D 102, BD BEAUMARCHAIS - PARIS-XI Tél. : ROQ. 71-31 C.C.P. LEVISION 7062-05 PARIS R. BAUDOIN. Ex. E.C.E

posants devant y prendre place. Ce câblage qui est représenté à la fig. 2 est facilité par le fait que sur la face bakélite est imprimé l'emplacement et la valeur de cha-que élément. Ces indications complétées par la fig. 2 doivent éviter toute erreur. Les valeurs des résistances et de certains condensateurs céramique étant indiquées par des couleurs, il convient de connaître le code, mais tous ceux qui s'occupent d'électronique doivent le connaître par cœur. On peut poser en premier les résistances et les condensateurs. Beaucoup de ces éléments sont placés contre la bakélite, d'autres sont montés perpendiculairement; il convient de respecter cette disposition qui est nécessitée par une question d'encombrement. Il faut aussi respecter le sens de branchement de la diode BA 114 en se rappelant que le côté cathode est repéré par un cercle de couleur sur le corps. On pose ensuite les transistors BC 108, AC 127 et AC 132. Il faut, là encore, tenir compte du brochage et enfiler les fils dans les trous correspondant des circuits gravés. Ces trous sont repérés par les initiales E, B et C.

Il faut également mettre en place sur chaque circuit gravé les transistors de puissance AD 162. Cette fixation s'opère par les radiateurs thermiques. Ces derniers sont en deux parties: une partie est coudée en L et s'applique contre le socle du transistor l'autre est percée d'un trou dans lequel on passe le corps du transistor. Le tout est serré par deux boulons. Le collecteur de AD 162 étant en contact avec le boîtier, la liaison s'effectue par le radiateur thermique. Après avoir équipé ainsi deux paires d'AD162 on fixe les radiateurs sur les circuits imprimés et on effectue les liaisons des sorties émetteur et base.

Les préamplificateurs. — Les préamplificateurs sont câblés sur les plaquettes de bakélite comportant deux rangées de 9 cosses chacune. Vous remarquerez sur la fig. 3 que le câblage de l'une de ces plaquettes est le symétrique de l'autre. Il faut donc câbler une plaquette comme en A et l'autre comme en B. On réunit les cosses 1 et 2, les cosses 3 et 6, les cosses 4 et 5, les cosses 7 et 8, les cosses 10 et 17, les cosses 12, 13, 14 et les cosses 15, 16 et 18. On soude : un 50 μ F entre 1 et 10, une 10 000 ohms entre 2 et 11, une 150 000 ohms entre 3 et 12, une 1 000 ohms entre 3 et 12, une 1 000 ohms entre 4 et 13, une 50 μ F entre 5 et 14, un 10 μ F entre 6 et 15, 10 nF entre 7 et 16, une 27 000 ohms entre 8 et 17 et 2 200 ohms entre 9 et 18.

On soude les transistors AC 182 : le collecteur sur 2, la base sur 3 et l'émetteur sur 4.

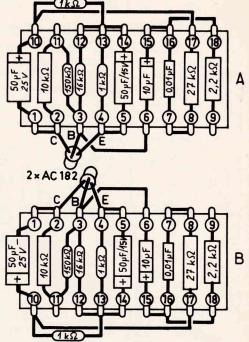


FIG. 3 _ PLAQUETTES PRÉAMPLIS


Le châssis principal. — Le châssis principal fait 300 × 150 mm. Il est doté d'un panneau avant de 85 mm de hauteur. Sur le panneau avant (voir fig. 4 et 5), on monte le commutateur d'entrée. Les différents potentiomètres, le voyant lumineux. l'interrupteur, les commutateurs « Stéréo-Stéréo inverse », « Mono-Stéréo », « Inverseur de phase ». Les 8 prises coaxiales d'entrée — 4 par canal — sont montées sur une petite plaque métallique que l'on fixe à l'arrière du châssis principal. On relie les contacts latéraux de ces prises avec du fil nu de forte section comme il est indiqué sur le plan de câblage. Par des fils blindés on connecte les prises aux paillettes du commutateur d'entrée. Les gaines de ces fils sont soudées aux fils nus que l'on vient de poser.

On met en place les plaquettes des préamplificateurs qui se montent de chaque côté d'une plaque métallique perpendiculaire au châssis principal et située derrière les prises d'entrée. La fixation s'opère par des boulons de 3×30. Les plaques à cosses sont éloignées de la plaque métallique par des entretoises tubulaires de 10 mm.

Par une très courte connexion, on relie les cosses 9 aux prises d'entrées « PU Magn. », et les cosses 13 au contact latéral de ces prises.

Sous le châssis on met en place les 4 relais à cosses, les trois porte-fusibles. Sur la face arrière on monte les prises HP et le répartiteur de tension. Sur le dessus du châssis on fixe les deux circuits imprimés en prévoyant un relais à deux cosses isolées A sur une vis de fixation de l'ampli A. De manière à éloigner les circuits gravés de la tôle du châssis on place des entretoises tubulaires sur les vis. Toujours sur le dessus du châssis on monte le transformateur d'alimentation.

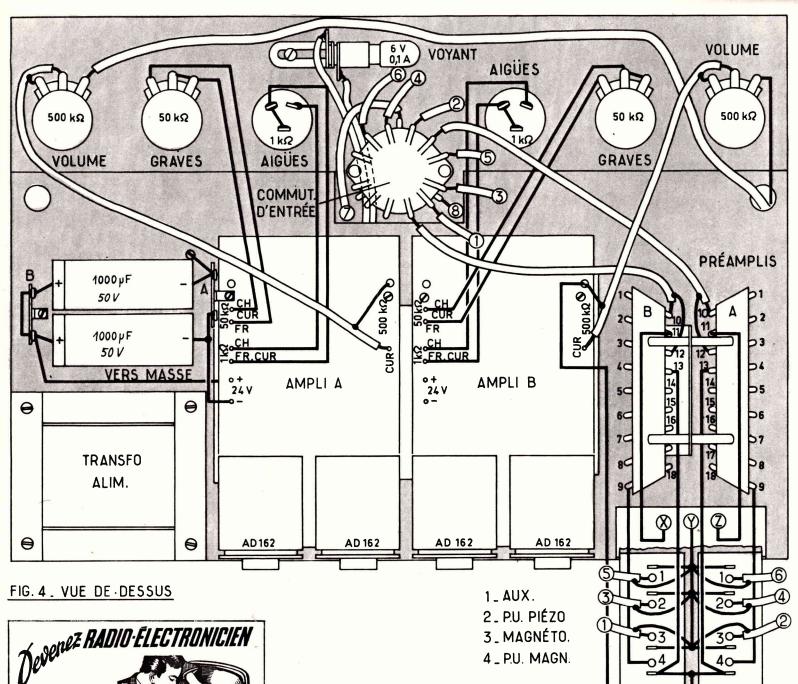On raccorde les cosses 11 des plaquettes ${\ \ }^{\circ}$ Préampli ${\ \ }^{\circ}$ aux cosses du relais C. On soude les 4 700 ohms entre les relais D et C et les condensateurs de 500 ${\ \mu} F$ entre le relais C et la ligne de masse des prises d'entrée. On connecte les cosses du relais D aux points — 24 V des circuits imprimés et ces points — 24 V aux fusibles 0,5 A





en apprenant par correspondance

L'ÉLECTRONIQUE La RADIO et la TÉLÉVISION

sans aucun paiement d'avance, avec une dépense minime de **40 F** par mois et sans signer aucun engagement.

VOUS RECEVREZ plus de 120 LEÇONS plus de 400 PIECES DE MATERIEL plus de 500 PAGES DE COURS

Vous construirez plusieurs postes et appareils de mesures

STAGES PRATIQUES GRATUITS

Diplôme de fin d'études délivré conformément à la loi

Demandez aujourd'hui même et sans engagement pour vous LA DOCUMENTATION ainsi que LA PREMIERE LEÇON GRATUITE d'Electronique

INSTITUT SUPERIEUR DE RADIO-ELECTRICITE

Le même côté de ces fusibles est raccordé aux cosses du relais A. On soude les condensateurs de $1\,000~\mu F$ - 50~V entre les relais A et B. Le relais B est connecté à la patte de fixation du relais E, et le relais A aux points — 24~V des circuits imprimés. La ligne de masse des prises d'entréc est connectée à une cosse prévue sur une des fixations de l'ampli B.

Par des fils blindés on raccorde la cosse 10 des plaquettes « préampli » au commutateur d'entrée. La gaine de ces câbles est soudée aux points indiqués. On relie la ligne de masse des entrées « PU Magn » à la ligne de masse de l'ampli B. Par des câbles blindés on réunit le curseur des potentiomètres de volumes aux points indiqués sur les circuits imprimés. La gaine de ces fils est soudée sur les points froids des potentiomètres et à la connexion de masse des circuits imprimés. Le point chaud de ces potentiomètres est connecté au commutateur « Stéréo-Stéréo inverse » Pour le potentiomètre le plus éloigné on utilise un câble blindé. On connecte les commutateurs « Mono-Stéréo » et « Stéréo-Stéréo inverse » On relie les com-

muns du commutateur d'entrée au commutateur « Mono-Stéréo ». Une de ces liaisons utilise du câble blindé. Il ne faut pas oublier la courte ligne de masse entre une des paillettes du commutateur « Mono-Stéréo » et une cosse prévue sur une des fixations du commutateur « Stéréo-Stéréo inverse ».

On soude les condensateurs de 0,68 µF sur le côté cuivre des circuits imprimés. On raccorde les potentiomètres « Graves » et « Aiguës » aux points indiqués des circuits imprimés.

On connecte une des prises HP au circuit imprimé B. On câble ensuite l'autre prise HP et le commutateur de phase.

On câble l'alimentation. Pour cela on soude les redresseurs entre les relais E et F. On réunit à la masse sur la patte de fixation du relais E. les cosses où sont soudés les fils (+) des redresseurs. On raccorde les enroulements 24 V du transformateur au relais F et le côté encore libre des fusibles 0,5 A aux cosses où sont soudés les fils (—) des redresseurs. On relie les broches du répartiteur de tension aux

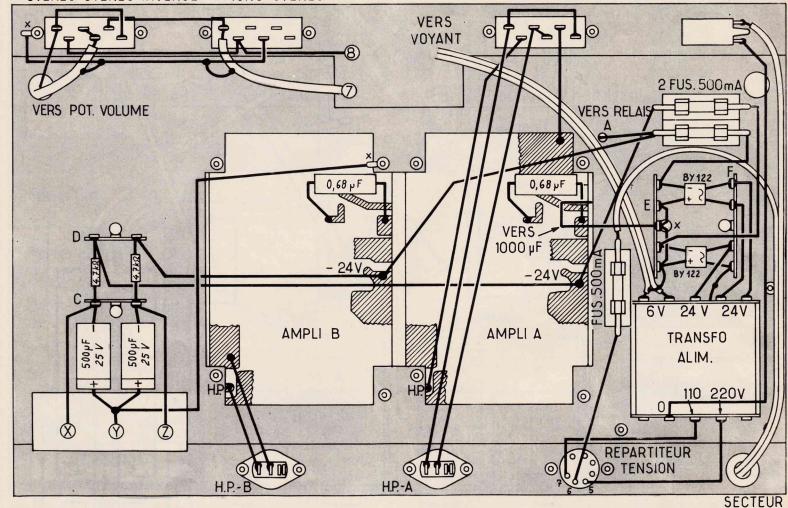


FIG. 5. VUE DE DESSOUS

cosses 110 et 220 du transformateur et au tusible secteur. On connecte la cosse 0 du transformateur à un côté de l'interrupteur et on soude le cordon d'alimentation entre l'autre côté de l'interrupteur et le 3° fusible 0,5 A. L'autre côté de ce fusible est connecté à la broche G du répartiteur. Pour terminer, on branche par un cordon blindé à deux conducteurs le voyant lumineux à l'enroulement 6,3 V du transformateur. La gaine de ce fil est mise à la masse sur le relais E.

Mise au point

La mise au point se réduit au réglage des résistances ajustables de 1 000 ohms des circuits imprimés. Ce réglage se fera de préférence en injectant un signal BF sinusoïdal à l'entrée de l'amplificateur et en contrôlant le signal de sortie avec un oscilloscope. Au départ, la 1 000 ohms es mise au maximum de sa valeur. Puis on règle le curseur de manière à obtenir à la sortie une sinusoïde aussi parfaite que possible.

A défaut de générateur BF et d'oscilloscope, ce réglage sera contrôlé à l'oreille. On cherchera à obtenir le minimum de distorsion. On arrive très bien de cette façon à obtenir un réglage satisfaisant.

A. BARAT.

VOUS SAUREZ TOUT

C'est le titre de la nouvelle revue dont le premier numéro vient de paraître et qui sera trimestrielle.

Dans ses 68 pages, grand format, elle justifie amplement son sous-titre: ENCYCLO-PEDIE POUR TOUS, en présentant toute une série d'articles divers.

La pièce maîtresse de ce n° 1 est consacrée, en 25 pages et 70 illustrations en couleurs, à TOUT ANKH AMON et à l'EGYPTE ANTI-QUE, ses grandioses pyramides, ses temples mystérieux et ses chefs-d'œuvre d'habileté technique.

Puis, tous les lecteurs qui désirent s'instruire en se divertissant trouveront leur compte d'enrichissement dans les autres pages où ils trouveront les sujets suivants:

Beethoven et sa V° Symphonie; Auguste Rodin, le grand sculpteur; le peintre Botticelli, avec une superbe reproduction de son tableau « Vénus et Mars »; la merveilleuse artiste de cinéma Greta Garbo. Qui était Machiavel? La révolution bolchevique et le quotidien russe « La Pravda ».

Un peu de science : l'origine des éléments : l'atome, le noyau, la cellule. La mémoire et les machines à enseigner.

Le Déluge et l'Arche de Noé. Qu'est-ce que la vie? La personnalité. Les maîtres de l'absurde, etc.

En tout plus de 120 illustrations en couleurs.

VOUS SAUREZ TOUT » deviendra certainement votre revue favorite car elle augmentera agréablement vos connaissances. Pour 5 F par numéro, ce n'est pas cher, avouez-le!

Et vous conserverez la collection de « VOUS SAUREZ TOUT » qui constituera pour tous une indispensable encyclopédie.


Un conseil, si vous ne trouvez pas « VOUS SAUREZ TOUT » chez votre libraire, envoyez un chèque postal de 5 F à « La Presse », 142, rue Montmartre, 75-Paris (2°) (C.C. Postaux Paris 3882.57), il vous sera envoyé par retour du courrier.

N'oubliez pas de lire


VOUS SAUREZ TOUT

adaptation d'un cag à l'AVJ1

VELAERS par

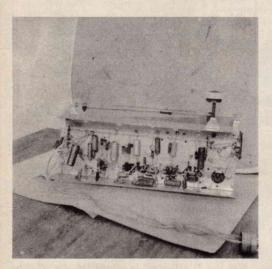

Vue du dessous de l'AVJ1

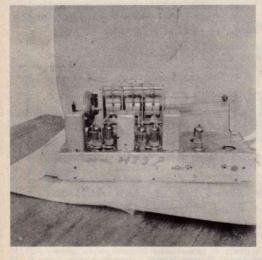

Vue extérieure de l'AVJ1

Plusieurs lecteurs de « Radio-Plans » ayant exprimé le désir de voir l'AVJI muni d'un CAG, je me suis mis au travail et voici le résultat.

En principe, ajouter un CAG à un ré-cepteur sensible ne présente aucune difficulté et en ce qui concerne l'AVJI, l'adaptation se résume à :

I — Remplacer les deux triodes « fonc-tionnelles » des ECC81 par deux pento-

des à pente variable sur les grilles des quelles agira le CAG.

II — Trouver un point adéquat d'où puisse être prélevée la tension continue négative nécessaire au bon fonctionnement du CAG.

Voyons d'abord le premier point : Les ECC81 sont des doubles triodes et l'on est naturellement tenté de les rem-placer par des lampes doubles, triode-pentode, mais ces lampes doivent obliga-toirement :

a) avoir une pentode à pente variable; b) deux cathodes indépendantes.

Il existe de nombreuses pentodes-trio-des à cathodes indépendantes, mais j'ai beau fouiller mon « Electronic tube handbook de 1966 », je ne trouve aucune de ces lampes dans la pentode soit à pente variable et je dois donc utiliser deux lampes séparées. D'autre part, si je veux pouvoir les loger dans l'emplacement qu'occupent actuellement les EC81, ces deux lampes séparées doivent être du type lampes séparées doivent être du type « miniature »

J'ai donc extrait de ma réserve, deux 6BA6, pentodes à pente variable, et deux 6C4 simples triodes.

Il existe naturellement des lampes beaucoup plus récentes, mais je me suis con-tenté des deux susnommées pour la sim-

ple raison que je les possédais.

J'enlevais donc les deux premières


ECC81 de mon AVJI et je les remplaçais
l'une et l'autre par une 6C4, cathode follower, et une 6BA6, lampe fonctionnelle.


Voyez donc figure 1, le schéma du premier étage ainsi transformé et notez que


le deuxième étage est identique à l'an-tenne près. Il n'y a aucune difficulté et nous passons donc au second point.

C'est-à-dire à quel endroit prélever la tension contenue négative nécessaire au bon fonctionnement du CAG.

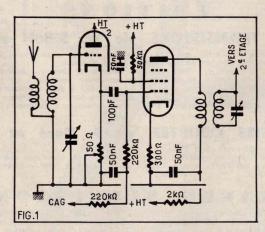Ordinairement, l'on prend cette tension à l'extrémité supérieure de la résistance de détection, lorsque celle-ci est assurée par une lampe diode : au point A de la figure 2, et il vient immédaitement à l'esprit de faire de même pour la détection AVJI (voir fig. 3).




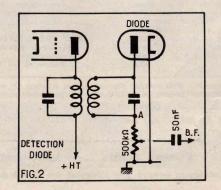

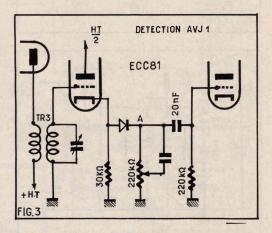


Or, si recevant un émetteur rapproché puissant, vous branchez un voltmètre sensible entre le point A et la masse de l'AVJI, vous y constaterez bien une certaine tension continue, mais hélas, elle est positive et ne convient donc pas à notre CAG.

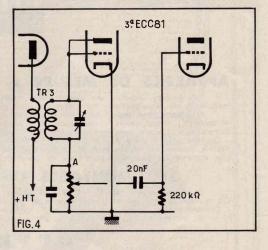
Evidemment, il y a un moyen de modi-fier la détection de l'AVJI en supprimant la diode à cristal et en montant la pre-mière triode de la troisième ECC81 en diode (fig. 4) mais:



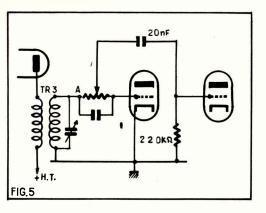- a) le secondaire du troisième transfo HF est fortement amorti d'où perte sensible de sélectivité;
- b) le troisième condensateur d'accord doit être isolé de la masse, ce qui est impossible avec un condensateur variable à trois cases comme prévu dans l'AVJI;
- c) enfin, la sélectivité et la sensibilité sont nettement inférieures à celles de la détection AVJI.

Le schéma de la figure 4 peut aisément être modifié afin de permettre la mise à la masse du condensateur d'accord, voir figure 5, mais les objections a) et c) cidessus restent vraies. Le montage n'est donc pas intéressant.



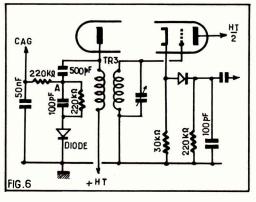

C'est pourquoi j'ai décidé de monter une détection indépendante uniquement destinée à l'alimentation en tension continue négative du CAG, après quelques essais, j'optais finalement pour le schéma de la figure 6.

Dans le montage de cette détection indépendante, il faut observer rigoureusement la disposition des éléments de la figure 6 et surtout bien noter que c'est le point rouge du cristal qui doit être à la masse.

Voici quelques détails de réalisation pratiques pour le montage des deux groupes 6BA6-6C4. Ces deux lampes, quoique « miniature », occupent, mises côte à côte, plus de place que les ECC81, mais doivent cependant être fixées au lieu et place de

Pour ce faire, j'ai réuni les deux socquets miniatures par un de leurs œillets au moyen d'une petite vis à écrou, de telle façon que les fiches 3 et 4 (filament) de chaque socquet soient en face l'une de l'autre, ce qui permet de les réunir par une courte connection rigide et facilité le câblage (voir fig. 7). Ensuite, le socquet de la ECC81 étant

enlevé, j'ai, au moyen d'une lime ronde, agrandi son logement comme le montre la figure 8 de façon à pouvoir loger les deux socquets miniatures qui sont alors fixes au châssis par leurs œillets extrêmes.


Ceci donne une disposition générale

simple et pratique comme on peut s'en rendre compte sur la photo.

Résultats obtenus :

Ceux-ci peuvent être qualifiés de « très bons ». Le CAG fonctionne fort bien et le récepteur a encore gagné en sensibilité grâce à la présence des deux pentodes

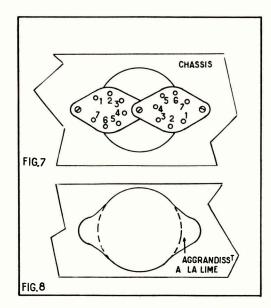Et voilà notre AVJI muni d'un CAG comme le souhaitaient certains lecteurs, auxquels j'espère avoir rendu service. Enfin, à ceux qui se disposent à réaliser cet intéressant récepteur, je ne puis assez recommander le montage dit « en ligne »



(voir photo), chaque étage étant disposé normalement à sa place et en ligne droite. Ainsi, chaque groupe de lampes est séparé du suivant par les blindages des bobinages, ce qui évite des couplages né-fastes entre les différents éléments et assure au récepteur une stabilité parfaite.

NB — D'ailleurs la stabilité du récepteur peut se régler très facilement au moyen des résistances de cathode des 6BA6. Ces résistances, dans ma réalisation ne sont pas découplées par les condensateurs.

BRAIRIEDETARADIO

NOUVELLES ÉDITIONS

APPAREILS DE MESURE A TRANSISTORS, de W. Schaff et M. Cormier (2e édition).

Cet ouvrage présente une gamme très importante d'appareils qui sont le dernier cri de la technique. Les lecteurs trouveront dans ce volume une mine inépuisable de renseignements techniques qui leur serviront en laboratoire, en plateforme d'essais.

Principaux chapitres: Minuterie 0,5 seconde à une minute - Thermomètres - Mesures de champs - Selfmètre - Métronomes - Capacimètre - Voltmètres, millivoltamèremètre en partant d'un contrôleur universel - Un probe pour voltmètres électroniques - Générateurs - Compte-tours électroniques pour automobiles - Tachymètre - Fréquencemètre T.B.F. - Grid-Dip à deux transistors - Ondemètre à absorption - Distorsiomètre à diode - Oscil·lographes - Circuits multiplicateurs de tension - Procédé de multiplication de tensions continues - Ecrêteur à diodes au germanium - Détecteur de court-circuit entre spires - Wattmètre à diode au germanium - Indicateurs de phase - Diviseur binaire - Chopper à transistors - Une alimentation d'atelier - Contrôleur de transistors.

200 MONTAGES ONDES COURTES, de F. Huré et R. Piat (6e édition)

SÉLECTIONNÉS OUVRAGES

DISQUES, HAUTE FIDELITE, STEREOPHONIE, per Marthe Deuriau. — Nouvelle édition entièrement remaniée et modernisée, où sont développées les deux techniques de la Haute Fidélité et de la Stéréophonie. Tout amateur ou professionnel pourra, de cet ouvrage, tirer les meilleurs enseignements pour une bonne utilisation d'un matériel de reproduction sonore dont l'évolution reste l'objet principal de cet ouvrage, après avoir éclairé les adeptes de la musique enregistrée sur la constitution et l'utilisation correcte des disques, sur les perfectionnements récemment intervenus et sur tout ce qu'il importe d'exiger de la chaîne de reproduction : pick-up, tourne-disques, amplificateurs et haut-parleurs. Un volume relié, 150 pages, format 14,5 x 21.

FORMULAIRE D'ELECTRICITE ELECTRONIQUE ET RADIO, avec commentaires détaillés intercalés dans le texte (Jean Brun). (Nouvelle édition revue et augmentée I. Electricité. - II. Electronique et Radio.

Tous les ouvrages de votre choix seront expédiés dès réception d'un mandat représentant le montant de votre commande augmenté de 10 % pour frais d'envoi avec un minimum de 0,70 F. Gratuité de port accordée pour toute commande égale ou supérieure à 100 francs

-OUVRAGES EN VENTE -LIBRAIRIE DE LA RADIO, 101, rue Réaumur, PARIS (2º) - C.C.P. 2 026.99 Paris

Pour la Belgique et Bénéiux : SOCIETE BELGE D'EDITIONS PROFESSIONNELLES, 131, avenue Dailly — Bruxelles 3 — C.C. Postal : Bruxelles 670.07 Ajouter 10 % pour frais d'envoi


Pas d'envois contre remboursement

🚃 Catalogue envoyé gratuitement sur demande 🚍

Modifications et améliorations

au B.C. 603

par M. HERBST

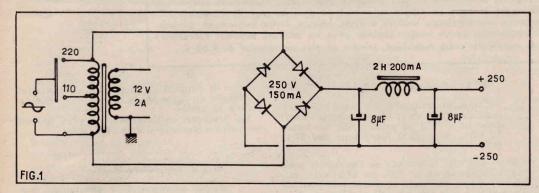

Le BC 603 est un appareil de surplus que l'on trouve actuellement sur le marché à des prix abordables. D'origine, il est destiné à recevoir la FM de 20 à 27,9 MHz. Nous indiquons ici quelques modifications très simples qui permettront de l'utiliser plus aisément et accroîtront ses possibi-lités.

Alimentation secteur

Une alimentation secteur peut très bien être logée à la place du dynamotor prévu initialement. Son schéma est donné à la figure 1. L'auteur a utilisé un transformateur destiné à un chargeur d'accumula-teurs délivrant 11 V au secondaire. Pour la haute tension, cet organe est utilisé en autotransformateur; la tension nécessaire est prélevée entre les prises 0 et 220 V du primaire. On peut parfaitement adop-ter une autre solution, par exemple utili-ser un transformateur d'alimentation classique dont on branche les enroulements « CH. L » et « CH. V » en série, de ma-nière à obtenir la tension nécessaire au chauffage des lampes. Le principal est de pouvoir obtenir une tension de l'ordre de 220 V avec un débit de 80 à 100 mA à la HT et une tension de 12 V avec un débit de 1,8 A pour les filaments.

La haute tension est redressée par un redresseur en pont (SORAL 250-150) et filtrée le plus classiquement du monde par une self et deux condensateurs électrochimiques.

15 12 6 17 F 16 12 V _ 250 V + 250 V FIG. 2


Le montage sera exécuté sur un châssis en aluminium de 1 mm d'épaisseur. On veillera à ce que le « moins » de la haute tension ne soit pas à la masse.

La prise doit être câblée comme le montre la figure 2. Elle est fixée au châssis avec des entretoises de 20 mm de haut. On peut prévoir sur le dessus du châssis une prise pour l'alimentation du Smètre.

Transformation en AM

La transformation pour la réception des émissions modulées en amplitude se fait

selon la figure 3. L'inverseur sera monté à la place du porte-fusible de rechange. Le trou libéré par le démontage de ce fusible ayant un diamètre de 18 mm, il est impossible d'y monter directement l'inverseur dont l'écrou de fixation passerait au travers. La solution consiste à se procurer une rondelle métallique de diamètre intérieur de 12 mm et de la glisser, après l'avoir retaillée, si c'est nécessaire, entre le châssis de la façade et la plaque gravée qui la recouvre. La rondelle sera maintenue par pincement mais c'est suffisant. La figure 5 montre le détail de cette fixa-

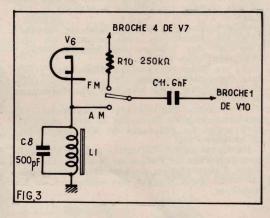


Le condensateur C11, anciennement réuni à R₁₀ est déconnecté de la plaquette relais et connecté au commun de l'inverseur. Une paillette est reliée à la résistance R₁₀ et l'autre à la cathode de la lampe V₆ (6AC7).

Augmentation de la sensibilité

On peut augmenter la sensibilité de ce poste en désamortissant les secondaires des trois premiers transfos MF. On supprime pour cela les résistances $R_{93} = 43\,000$ ohms, $R_{62} = 43\,000$ ohms, $R_{72} =$ 30 000 ohms.


S-Mètre


Le S-mètre dont le schéma est donné à la figure 4 est réalisé sur un châssis à part. Le milliampèremètre de 6-1 mA est à aiguille à droite, ce qui permettra la re-mise à zéro à l'aide du potentiomètre de 500 ohms. Ce S-mètre sera relié au poste par un jack de 3 mm. Sur le poste la prise femelle de ce jack sera monté dans un des 2 trous de guidage situés à l'arrière du récepteur de chaque côté de la prise. Du point de vue électrique, ce jack est à relier par un fil blindé à la broche 10 de la pric de la face avant.

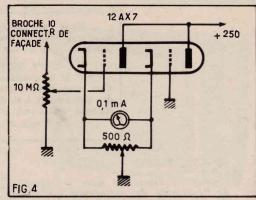

Etalement de la Citizen Band

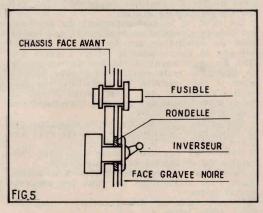Pour obtenir l'étalement de la citizen band (26,6 - 27,6 MHz), il suffit de monter en série avec le CV un ajustable de 30 pF et en parallèle sur les cages de ce CV un condensateur céramique de 10 pF (fig. 6).



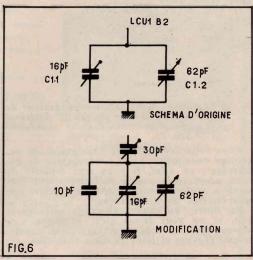

Il faut ensuite procéder à l'étalonnage. On utilise pour cela un générateur HF que l'on accorde sur 26,9 MHz. On place le CV à mi-course et on procède au réglage de la partie haute fréquence. Il faut ensuite agir sur les condensateurs ajustables de 30 pF de manière que le cadran couvre de 26,6 à 27,6 MHz. Ces condensateurs servent uniquement à régler la largeur de la bande.

Il est aussi possible en jouant sur l'étalonnage de recevoir la bande amateur de 21 à 30 MHz. Pour cela l'oscillateur est réglé au milieu de la bande et on joue sur les primaires de LCV2 et des moyenfréquences pour monter jusqu'à 30 MHz et sur les secondaires pour des-cendre jusqu'à 21 MHz. Cela permet aussi de brancher les convertisseurs sortant sur 28-30 MHz.