
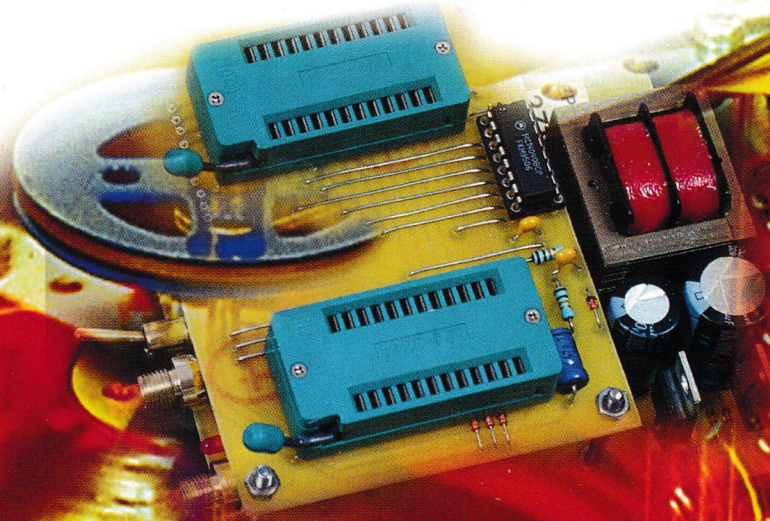


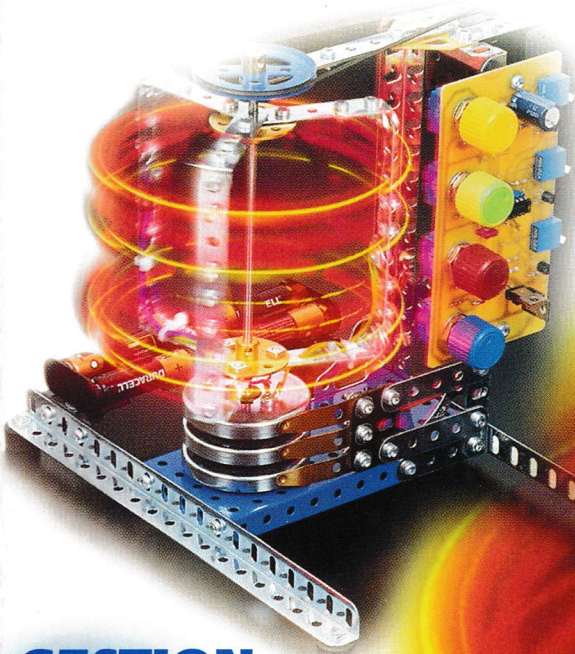

NETTOYEUR À ULTRASONS



**GESTION
D'ACCÈS
À PIC**

**AMPLI 25W
À TUBES**

**DUPLICATEUR
D'EPROM**

**VENTILATION
AUTOMATIQUE**

T 2437 - 223 - 25,00 F



ELECTRONIQUE PRATIQUE

N° 223 - MARS 1998
I.S.S.N. 0243 4911

PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD

S.A. au capital de 5 160 000 F
2 à 12, rue Bellevue, 75019 PARIS
Tél. : 01.44.84.84.84 - Fax : 01.42.41.89.40
Télex : 220 409 F

Principaux actionnaires :

M. Jean-Pierre VENTILLARD
Mme Paule VENTILLARD

Président-Directeur Général

Jean-Pierre VENTILLARD

Directeur général, Directeur de la Publication :

Paule VENTILLARD

Directeur général adjoint : Jean-Louis PARBOT

Directeur de la rédaction : Bernard FIGHIERA (84.65)

Maquette : Jean-Pierre RAFINI

Couverture : R. Marai

Avec la participation de : L. Auligné, U. Bouteville,
E. Champeboux, A. Garrigou, G. Isabel, F. Jongbloët,
R. Knoerr, M. Laury, L. Lellu, J.F. Machut, J.P. Mandon,
Y. Mergy, P. Oguic, P. Rytter, A. Sorokine.

La rédaction d'Electronique Pratique décline toute responsabilité quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n'engagent que leurs auteurs.

Marketing : Corinne RILHAC Tél. : 01.44.84.84.30

Ventes : Sylvain BERNARD Tél. : 01.44.84.84.54

Inspection des Ventes :

Société PROMEVENTE : Lauric MONFORT

6 bis, rue Fournier, 92110 CLICHY

Tél. : 01.41.34.96.00 - Fax : 01.41.34.95.55

Département Publicité :

2 à 12 rue de Bellevue, 75019 PARIS

Tél. : 01.44.84.84.85 - CCP Paris 3793-60

Directeur commercial : Jean-Pierre REITER (84.87)

Chef de publicité : Pascal DECLERCK (84.92)

Assisté de : Karine JEUFRALUT (84.47)

ABONNEMENT : ANNE CORNET (85.16)

VOIR NOS TARIFS (SPÉCIAL ABONNEMENTS, P. 16).

PRÉCISER SUR L'ENVELOPPE « SERVICE ABONNEMENTS »

IMPORTANT : NE PAS MENTIONNER NOTRE NUMÉRO DE

COMPTE POUR LES PAIEMENTS PAR CHEQUE POSTAL.

LES REGLLEMENTS EN ESPECES PAR COURRIER SONT

STRICTEMENT INTERDITS. ATTENTION ! SI VOUS ETES

DÉJÀ ABONNÉ, VOUS FACILITerez NOTRE TACHE EN

JOIGNANT À VOTRE REGLLEMENT SOIT L'UNE DE VOS

DERNIERES BANDES-ADRESSES, SOIT LE RELEVÉ DES

INDICATIONS QUI Y FIGURENT. • POUR TOUT CHANGEMENT

D'ADRESSE, JOINDRE 3, 00F ET LA DERNIERE

BANDE.

AUCUN REGLLEMENT EN TIMBRE POSTE.

FORFAIT 1 À 10 PHOTOCOPIES : 30F.

Distribué par : TRANSPORTS PRESSE

Abonnements USA - Canada : Pour vous abonner à

Electronique Pratique aux USA ou au Canada,

communiquiez avec Express Mag par téléphone au

1-800-363-1310 ou par fax au (514) 374-4742. Le tarif

d'abonnement annuel (11 numéros) pour les USA est

de 49 \$US et de 68 \$can pour le Canada.

Electronique Pratique, ISSN number 0243 4911, is

published 11 issues per year by Publications Ventillard at

1320 Route 9, Champlain, N.Y., 12919 for 49 \$US per

year. Second-class postage paid at Champlain, N.Y.

POSTMASTER : Send address changes to Electronique

Pratique, c/o Express Mag, P.O. Box 7, Rouses Point,

N.Y., 12979.



« Ce numéro a été tiré à 64 400 exemplaires »

BVP
Bureau de Vérification de la Publicité.


RÉALISEZ VOUS-MÊME

- 25 Mesure des tensions alternatives
- 29 Nettoyeur à ultrasons
- 36 Chargeur d'accus
- 42 Carrousel galactique
- 48 Gestion d'accès à bouton Dallas
- 51 Eclairage extérieur radiocommandé
- 58 Amplificateur 25 W à tubes
- 68 Commande de ventilation automatique
- 72 DELPHI : un générateur de signaux
- 77 Interface Série pour imprimante parallèle de type Centronic
- 84 Signalisation routière
- 89 Alimentation stabilisée sans transformateur
- 96 Duplicateur d'EPROM

18 INFOS OPPORTUNITÉS

DIVERS

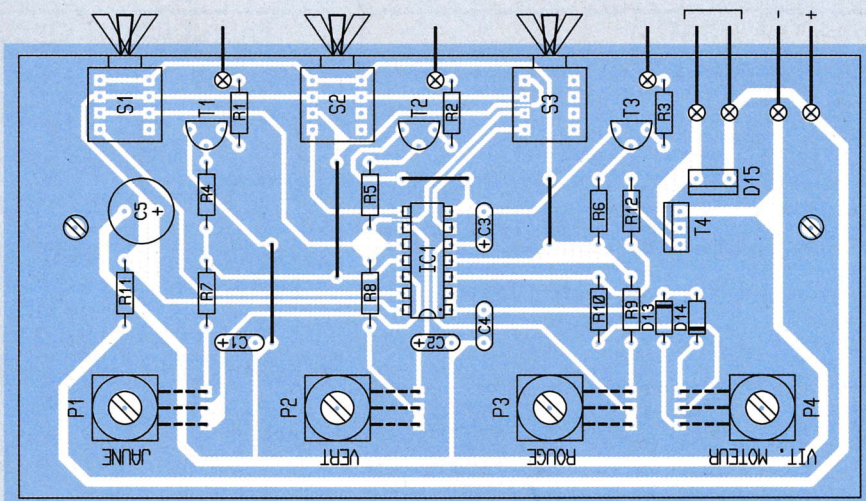- 22 INTERNET PRATIQUE
- 106 La conversion numérique/analogique et analogique/numérique



DOMOTIQUE



PC



MICRO



ROBOT



RADIO



FICHE TECHNIQUE



AUTO



JEUX



MODÉLISME



MESURES



AUDIO



GADGETS



INITIATION



COURRIER



FICHE À DÉCOUPER

Une
souris
avertie
en
vaut
deux!



Un hors-série


le **HAUT**
PARLEUR
Des solutions électroniques pour tous

35^F
port
compris

INDICATEUR DIGITAL DE TABLEAU

Avec l'indicateur **DG36P**, on se retrouve avec un instrument de conception nouvelle et d'un emploi universel.

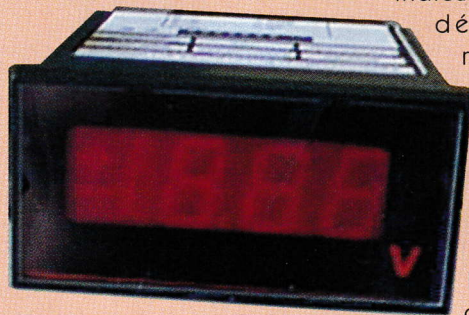ailleurs, l'ensemble présente l'avantage d'une faible consommation 0,5VA. L'appareil dispose également un zéro et une polarité automatique, un



indicateur de dépassement "1" et une cadence de lecture de 4 secondes. Il s'agit là d'une fa-

En effet, l'appareil dispose de gammes de mesures commutables par l'utilisateur permettant un stockage réduit. Un commutateur miniature situé à l'arrière de l'appareil autorise le choix de plusieurs calibres.

brication CEE TECHNOLOGICAL ENTERPRISE

Caractéristiques :

Boîtier normalisé DIN 36 x 72 mm
Profondeur totale 87 mm
Conforme aux normes CEI & VDE
3 ½ digits LED rouges de 13 mm
Alimentation incorporée :
220V/50Hz en version standard
12, 24 ou 48VAC et 12 ou 24VDC

On peut ainsi couvrir toutes les gammes de tensions et d'intensités continues et alternatives avec seulement quatre appareils.

Les intensités peuvent atteindre jusqu'à 1000A avec un shunt ou un transformateur. La précision sur toutes les gammes atteint 0,7% et la fréquence de fonctionnement se situe de 40 à 200 Hz. Par

FRANCLAIR Diffusion
B.P.42 - 92133 ISSY
LES MOULINEAUX
Tél. : 01.46.48.03.00
Fax. : 01.46.48.76.01



au sommaire

Qu'est-ce que le multimédia ?

Les cartes audio

Les formats de fichiers-son, image, graphique, texte, etc. les extensions, les conversions

Musique assistée par ordinateur, et MIDI

La compression de l'information JPEG, MPEG, codes de correction CD, CD-ROM, CD-R, DVD, DVD-ROM

Les cartes vidéo, leurs utilisations, limitations et évolutions

Les bus internes et externes : ISA, PCI, SCSI, USB, et IEEE 1394 (i. link), avec panorama des matériels

Toujours disponible
par correspondance !

OBJECTIF MULTIMEDIA

Veuillez me faire parvenir **Objectif Multimédia**. Ci-joint 35 F (port compris) par chèque à l'ordre de PGV

Nom : _____

Prénom : _____

Adresse : _____

Code postal : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Ville : _____

Bon de commande à retourner à
PGV, 2 à 12, rue de Bellevue,
75019 Paris. Tél. : 01 44 84 85 16

WAVETEK LES ÉCONOMIQUES



Les instruments de mesures sont par excellence incontournables lors qu'on s'intéresse à l'électronique. Nombres d'amateurs débutants nous rejoignent et souhaitent pratiquer cette discipline à moindre coût. WAVETEK, firme de réputation mondiale pour ses

appareils de haut de gamme, propose aux amateurs une série d'appareils économiques. Il s'agit des modèles : AM8 multitesteur analogique au prix de 165 F. DM7 contrôleur 2000 points au prix de 242 F. Et enfin le DM9 que vous connaissez déjà, contrôleur 4000 points au prix de 459 F.

LOGICIEL WINTYPON


Ce logiciel permet de réaliser ou de remettre au propre des circuits imprimés très simplement. L'emploi quasi-systématique de boutons (avec bulles d'information) permet une prise en main très rapide.

Si vous savez faire un typon, alors vous savez utiliser WINTYPON. L'impression est aisée et automatiquement à l'échelle 1.

Principales caractéristiques :

- se compose de 2 programmes :
- WINTYPON pour réaliser le circuit imprimé
- EMPREINTE pour créer de nouveaux composants (très simple lui aussi)
- Versions 16 bits pour Windows 3.1x et 32 bits pour Windows 95
- Nombre de composants : 32000 (Windows 3.1) 2 millions (Windows 95)

- Simple ou double face. Composants CMS
- Grille de travail de 1 pas à 1/32ème de pas (division successive par 2). Un pas = 2,54mm
- Liberté totale de création : aucune contrainte imposée (pas de routeur)
- Impression à l'échelle 1 automatique, en N&B ou en couleurs, superposée ou non
- 100% français (installation, logiciel, aide, documentation)
- Documentation complète et détaillée (fichier HLP, manuel + exemple complet)
- Suppression et annulation (4 niveaux)
- Aperçu d'un composant avant placement
- Retournement du circuit entier ou d'un composant avant placement
- Niveau de Zoom illimité. Zoom automatique. Retour aux 4 vues précédentes
- Placement de texte (horizontal, vertical, effet miroir), de zone de cuivre

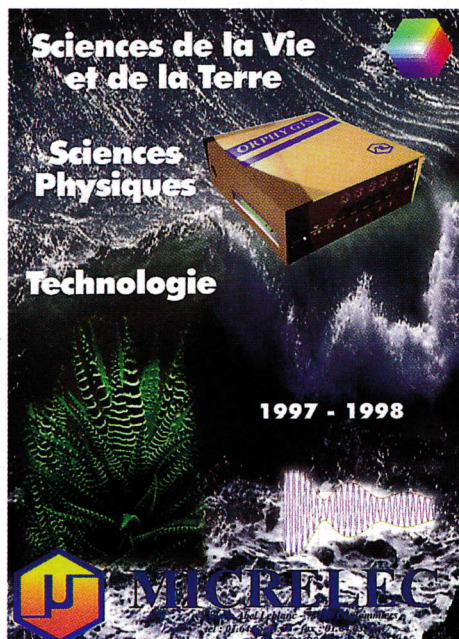

- Conception automatique pour les résistances et les condensateurs
- Fonctions de déplacement, de suppression et de copie de bloc
- Couper/Copier/Coller d'une partie d'un typon vers un autre, ou vers un autre logiciel
- Impression et exportation (format TXT) de la liste des composants
- Livré avec netlist version 1.16

Prix : version monoposte : 500 F.TTC / version établissement 1500 F.TTC (nb de postes illimité), comprenant les versions 16 & 32 bits et la mise à jour gratuite durant une année.

Disquette de démonstration gratuite.

MICRELEC

4 place Abel Leblanc 77120 COULOMMIERS

Tél. : 01.64.65.04.50

Fax. : 01.64.03.41.47

Mail : micrelec@wanadoo.fr

SALON MONDIAL DE LA MAQUETTE ET DU MODÈLE RÉDUIT SALON DES JEUX

Du 4 au 13 avril 1998, les visiteurs du 19ème Mondial de la Maquette et du Modèle Réduit et du 13ème Salon des Jeux pourront admirer à Paris-expo, Porte de Versailles, sur 35000 m², pas moins de 10000 modèles et maquettes voguantes, volantes, roulantes, radiocommandées ou statiques.

Il s'agit à la fois d'un salon spécialisé dans le cadre duquel 300 exposants présentent 2000 marques différentes, d'une exposition de réalisations personnelles brillant par leur finition, leurs performances, le réalisme ou la pure fantaisie et d'un spectacle permanent grâce aux évolutions qui ont lieu dans toutes les disciplines.

Avec 201555 visiteurs en 1997, ces 2 événements occupent aujourd'hui la 3ème place au palmarès des salons annuels, ouverts au public. Pendant une semaine, que beaucoup considèrent comme "magique", les enfants et ceux qui ne le sont plus vraiment, trouvent dans cette manifestation tout ce qui se fait actuellement de plus surprenant en matière de modèles réduits.

Le bateau, l'avion, la voiture mais aussi le train, la figurine, sont bien entendu les vedettes de ce salon unique au monde où tout est mis en scène pour divertir et informer.

- Un plan d'eau de 600 m². Vagues et vents sont propices à la régates mais il y a aussi des batailles navales, courses et offshore... et de nombreuses embarcations, connues ou difficilement identifiables, qui naviguent sur et sous l'eau !

- Plus époustoufflant encore... ce salon offre un véritable meeting aérien en indoor grâce à un espace de 80000 m³ protégé par des filets où des maquettistes font évoluer "les pieds sur terre" des fusées, montgol-



fières, hélicoptères, planeurs, avions de tout genre...

Pilotes de F1... ici tout est permis. Cascades, looping, virage relevé... le circuit automobile est le théâtre de courses effrénées devant un public enthousiaste et déchaîné : tout-terrains, camions, bolides de toutes échelles disputent des compétitions toujours plus rapides !

- Des réseaux de trains sur lesquels s'entrecroisent des trains électriques qui tiennent dans le creux de la main aux machines à vapeur rutilantes conduites par des cheminots aux visages noircis par la fumée de charbon...

À côté des "vrombissants et planants", le public découvre des figurines "belles en résine", classiques ou coquines qui séduisent et intriguent..., des dioramas, phénomène de mode oblige, inspirés par la guerre des étoiles et le fantastique.

Mondial de la Maquette et du Modèle Réduit, Salon des Jeux

PARIS-Expo, Porte de Versailles

Du 4 au 13 avril, de 10h à 19h (vendredi jusqu'à 22h)

Entrée pour les 2 salons : 65 F, 45 F de 7 à 12 ans, gratuit pour les moins de 7 ans.

Comité des Expositions de Paris

55 quai Alphonse Le Gallo

92107 BOULOGNE cedex

Tél. : 01.49.09.60.82

Fax. : 01.49.09.64.38






INTERNET PRATIQUE

Fidèle à notre habitude, notre rubrique sera divisée en deux grandes parties. La première sera consacrée à une introduction à la logique floue et la deuxième, au site de la société américaine LATTICE.

On entend souvent parler de logique floue (Fuzzy Logic en anglais) et l'on voit de plus en plus d'appareils électroménagers (aspirateurs, machines à laver) utiliser cette technologie. Mais qu'entend donc vraiment par logique "floue" ?

En fait, les concepts de la logique floue sont apparus il y a bien longtemps mais les applications grand public ne sont apparues que récemment. Pour les électroniciens, le terme de "floue" associé à "logique" peut paraître contradictoire. En effet, en électronique dite "classique", les opérateurs logiques ont comme entrée et sortie des états binaires (1 ou 0) mais ne peuvent pas gérer des états intermédiaires comme c'est le cas en logique floue. Malheureusement, les phénomènes que l'on doit modéliser sont souvent complexes et la perception des humains vis-à-vis de ces phénomènes n'est pas homogène.

Prenons un exemple : la perception de la grandeur varie fortement d'une personne à l'autre. Pour un individu A le terme de "personne grande" va s'appliquer de 1,80 m à 1,90 m et le terme de personne "très grande" va s'appliquer pour une taille supérieure à 1,90 m. Pour un autre individu, ces adjectifs n'auront pas forcément le même sens. L'utilisation de la logique classique pour définir la grandeur d'une personne n'est donc pas acceptable, car trop restrictive. La logique floue, quant à elle, permettra de définir avec beaucoup plus de précision le terme de "grand". Ainsi, on pourra dire qu'une personne mesurant 1,95 m est "grande à 40 % et très grande à 60 %".

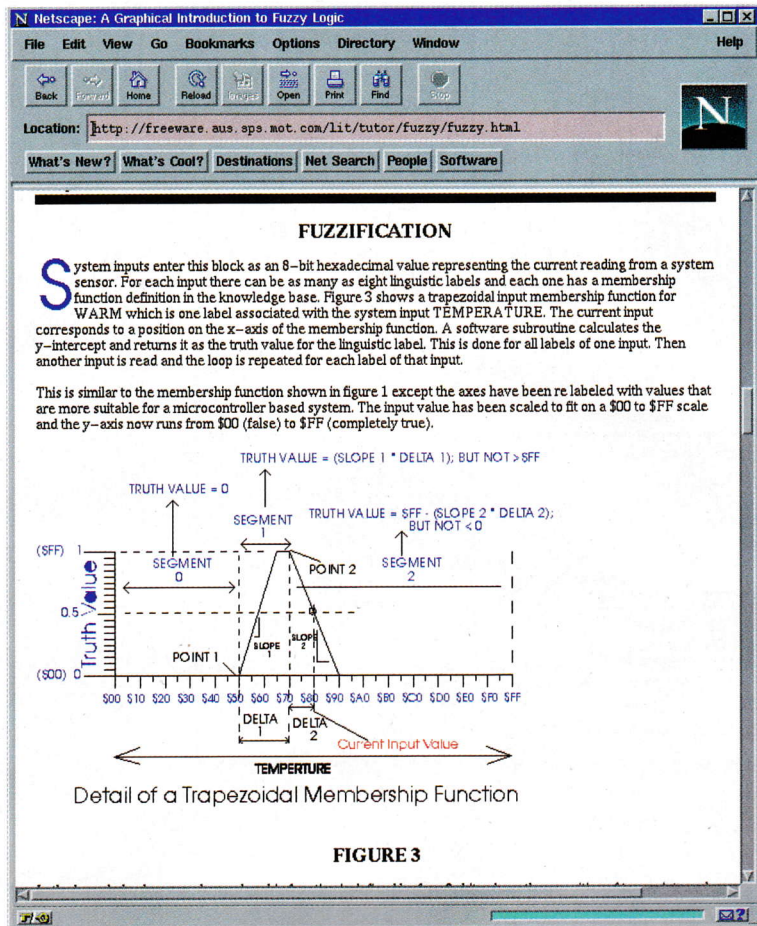

Les opérateurs utilisés dans la logique classique (ou, et,...) sont définis en logique floue ce qui permet d'écrire des règles du type : "si la personne est grande est qu'elle a les yeux foncés alors...". Ces opérateurs permettent donc créer des systèmes répondant correctement à des règles subjectives que l'homme formule naturellement.

Après cette longue introduction, intéressons-nous maintenant à la page de Jim SIBIGTROTH disponible à l'adresse

<http://freeware.aus.sps.mot.com/lit/tutor/fuzzy/fuzzy.html>.

Cette page présente une "introduction graphique à la logique floue". Le document est ainsi agrémenté de dessins et graphes (voir **figure 1**) sous forme de fichiers image et pourra être imprimé sans problème. Au niveau du contenu, il n'y a rien à redire, les explications sont claires et complétées d'exemples concrets qui aident la compréhension des concepts abordés. De plus, l'auteur ne se perd pas dans des considérations mathématiques à n'en plus finir comme c'est souvent le cas dans

1

INTRODUCTION GRAPHIQUE À LA LOGIQUE FLOUE.

d'autres documents. L'auteur fournit de plus les codes sources des fonctions à mettre en œuvre pour l'utilisation de la logique floue. Ces codes sont fournis en assembleur MOTOROLA (voir **figure 2**) mais tout programmeur pourra facilement les transposer vers un autre langage. Il peut sembler étonnant au néophyte que la logique floue puisse être implémentée sur des composants utilisant la logique classique mais comme vous vous en apercevrez rapidement au cours de la lecture du document, les passerelles entre ces deux types de logique existent. En conclusion, toutes les bases nécessaires à la compréhension de la logique floue vous sont présentées de manière simple et intuitive. Ce document nous montre une fois encore qu'Internet est un moyen, on ne peut plus efficace, pour augmenter ses connaissances à moindre coût. Comme nous vous l'avions annoncé au début de notre rubrique, nous al-

```

segment 2 the truth value is $FF minus the quantity delta_2 times slope_2 (subject to a lower limit of zero). Listing
1 is a commented listing of the Get_Grade routine written in M68HC11 assembly language.

Listing 1. Find Truth Value for One Label of One Input

*****
* GET_GRADE - Routine to project a discrete input value onto
* the associated input membership function (fuzzification)
*****
B6AB 36 [ 3] GET_GRADE PSHA ;Save input value of A
B6AC 5F [ 2] CLRB ;In case grade = 0
B6AD A002 [ 4] SUBA 2,X ;Input value -- pt2 -> A
B6AF 2310 [ 3] BLS NOT_SEG2 ;If input < pt2
B6B1 B603 [ 4] LDAB 3,X ;Slope 2
B6B3 271C [ 3] BEQ HAV_GRAD ;Skip if zero slope
B6B5 3D [10] MUL ;(In -- pt1) * slp2 -> A
B6B6 4D [ 2] TSTA ;Check for > $FF
B6B7 2703 [ 3] BEQ NO_FIX ;If upper 8 = 0
B6B9 5F [ 2] CLRB ;Limit grade to 0
B6BA 2015 [ 3] BRA HAV_GRAD ;In limit region of seg 2
B6BC C0FF [ 2] NO_FIX SUBB #$FF ;B -- $FF
B6BE 50 [ 2] NGBB ;$FF -- B
B6BF 2010 [ 3] ERB HAV_GRAD ;($FF -- (In -- pt2) * s
B6C1 AB02 [ 4] NOT_SEG2 ADDA 2,X ;Restore input value
B6C3 A000 [ 4] LDAB 0,X ;Input value -- pt1 -> A
B6C5 250A [ 3] BLO HAV_GRAD ;In < pt1 so grade = 0
B6C7 B601 [ 4] LDAB 1,X ;Slope 1
B6C9 2704 [ 3] BEQ ZERO_SLP ;Skip if zero slope
B6CB 3D [10] MUL ;(In -- pt1) * slp1 -> A
B6CC 4D [ 2] TSTA ;Check for > $FF
B6CD 2702 [ 3] BEQ HAV_GRAD ;Result OK in B
B6CF C6FF [ 2] ZERO_SLP LDAB #$FF ;Limit region or zero slo
B6D1 08 [ 3] HAV_GRAD INX ;Point at next MF spec
B6D2 08 [ 3] INX
B6D3 08 [ 3] INX
B6D4 08 [ 3] INX
B6D5 32 [ 4] PULA ;Restore A register

RULE EVALUATION

A relatively simple rule structure is used for small microcontroller based fuzzy logic systems. A rule such as "If

```

lons maintenant étudier le site de la société LATTICE, disponible à l'adresse

<http://www.latticesemi.com>.

LATTICE a été créé en 1983 et produit principalement des composants programmables (ou Program-

mable Logic Devices, PLD). Ces composants sont utilisés de plus en plus dans les prototypes ou les petites séries, là où la création d'un composant spécifique (ou ASIC pour Application Specific Integrated Circuit) est trop coûteuse. Rap-

pelons que la taille de ces composants est très variée. On peut par exemple citer les PALs ou les GALs qui ne contiennent que quelques portes mais aussi les FPGAs qui peuvent compter plusieurs dizaines de milliers de portes.

Étudions maintenant la page d'accueil (ou homepage) du site, disponible sur la **figure 3**. Comme souvent, cette page ne présente pas énormément d'informations mais se contente de proposer une liste de liens vers les différentes parties du site. Du point de vue de la présentation, la page est agréable et les graphismes soignés. De plus, un bandeau disposé en guise d'en-tête de chaque page permet une navigation aisée.

Du point de vue du contenu, on n'est pas surpris de découvrir que tous les Databooks sont disponibles par téléchargement au format PDF d'adobe

(voir <http://www.latticesemi.com/ftp/ftpidx.html>).

De plus, on peut féliciter LATTICE, car il offre bien d'autres documents comme par exemple une liste de conseils sur les meilleures façons d'utiliser les PLDs. Le site propose aussi un système de visite guidée qui prend par la main l'internaute pour la découverte des pages (voir **figure 4**). Ce système est idéal pour une première visite, car il permet de

se rendre compte en quelques minutes de la diversité des informations proposées. Une autre idée intéressante concerne la mise en place d'une page de nouveautés. En effet, il est souvent difficile de savoir quelles pages ont été modifiées quand on revient sur un site, ce qui oblige sa revisite entière. Cette "page de nouveautés" règle ce problème en spécifiant quelles ont été les évolutions récemment apportées au site

(voir <http://www.latticesemi.com/wwwnew>, **figure 5**).

Comme vous devez-vous en douter, le site propose encore bien d'autres documents, et notamment une page d'offres d'emplois particulièrement bien fournie. Si vous souhaitez vous expatrier et que vous maîtrisez la langue de Shakespeare n'hésitez donc pas à postuler...

En conclusion, le site de LATTICE nous a beaucoup plu, aussi bien pour la qualité des documents mis


Lattice Semiconductor Corporation
Welcome to the Lattice ISP™ Revolution
 ISP Sales Literature Support Index Search

- Lattice ISP™
- Products
- Corporate Profile
- Lattice News Room
- Jobs
- What's New on the Site
- Lattice ISP Guided Tour
- ISP and VHDL Seminars
- Legal Notice

Free ispGDx™ Design Software
 Click Here to Download!


Visit LSCC.COM Lattice Investor Relations

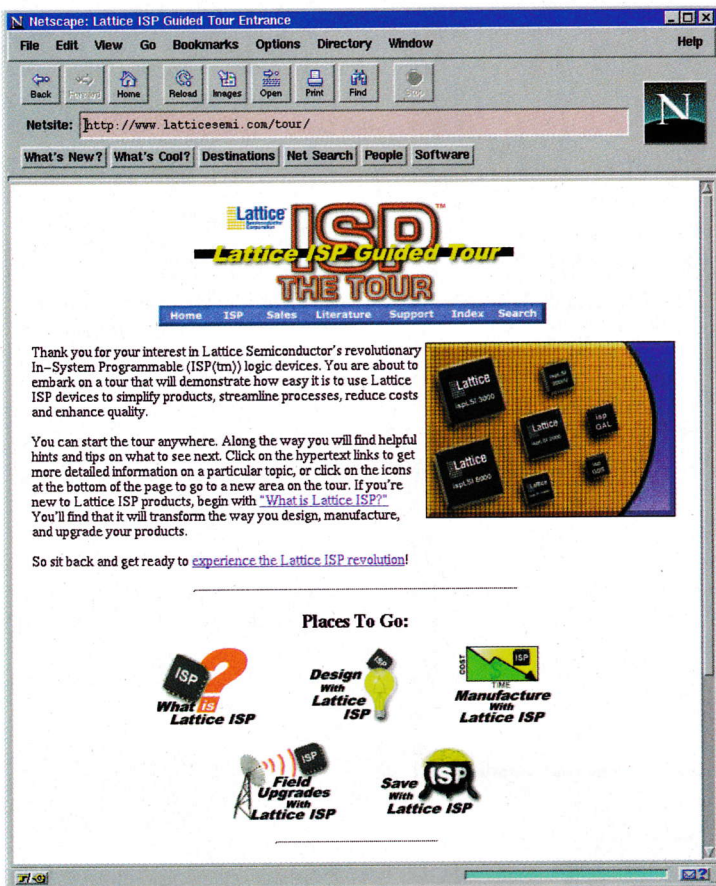Technical Information
 Questions or Comments Contact custmaster@latticesemi.com
 Copyright © 1998 Lattice Semiconductor Corporation
 Last Updated: 01/18/1998



4 VISITE GUIDÉE.

5 AUTRE PAGE DU SITE LATTICE.

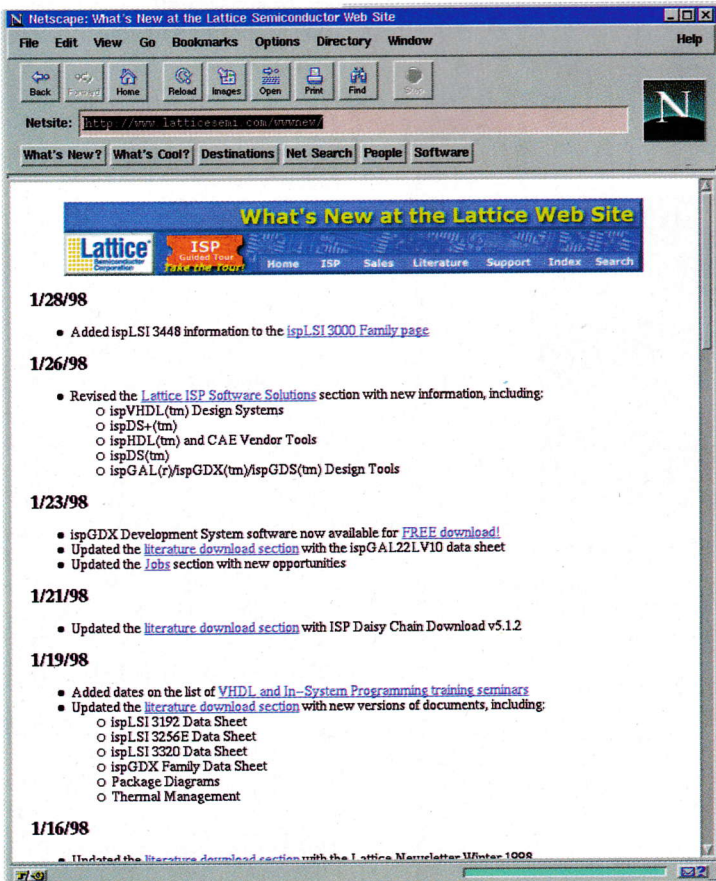


en ligne que pour son ergonomie. Il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles découvertes.

L. LELLU

COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES PROGRAMMABLES SUR PC

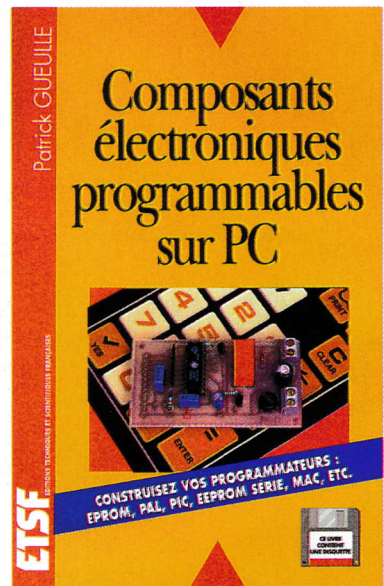Mémoires EPROM ou EEPROM, PAL, GAL, EPLD, et bien sûr microcontrôleurs : autant de familles de composants électroniques programmables à l'intérieur desquels il est possible d'intervenir profondément grâce au programmeur approprié.



Avec l'aide de votre compatible PC, cette nouvelle édition de Composants électroniques programmables, vous apprend à "écrire dans le silicium" pour concevoir et produire vous-même des circuits intégrés parfaitement introuvables dans le commerce.

Outre une présentation détaillée des principales familles de composants programmables, vous y trouverez tous les plans de programmeurs nécessaires, y compris les tracés des circuits imprimés.

La disquette rassemble tous les programmes chargés de leur pilotage, et même quelques "grands" logiciels professionnels : compilateur logique, éditeur de fichiers, etc.

Il n'en faut pas davantage pour vous doter à très bon compte de votre propre "fabrique" de circuits intégrés personnalisés !

P. GUEULLE - ETSF/DUNOD
160 Pages + disquette - 195 F


MESURE DE TENSIONS ALTERNATIVES

SIMPLIFIÉE PAR L'EMPLOI D'AMPLIFICATEURS TRÈS RAPIDES

La mise à disposition dans le commerce de nouveaux amplificateurs très rapides rend maintenant possible la mesure de signaux alternatifs à variations très rapides en utilisant quelques circuits actifs associés à des composants passifs. La figure 1 représente le circuit mesurant la tension crête d'un signal alternatif.

Étude du montage


Ce montage, appelé voltmètre alternatif à large bande passante, lit les tensions crêtes d'ondes alternatives et affiche la valeur efficace correspondante. Bien que ce circuit soit simple et peu coûteux, la précision de sa mesure alternative et ses performances en bande passante rivalisent avec des voltmètres alternatifs de haute performance bien plus chers. La fonction du circuit est de mesurer la tension crête d'un signal alternatif en entrée, puis de réduire l'amplitude de la mesure crête réalisée par 0,707; ainsi, un voltmètre continu peut afficher la valeur efficace du signal alternatif résultant de la mesure. Le circuit établit une échelle de mesures en sortie allant de 0 à 2,000V pour le voltmètre continu. Cette plage en sortie correspond à un intervalle de mesures alternatives en entrée allant de 0 à 2,000V ou

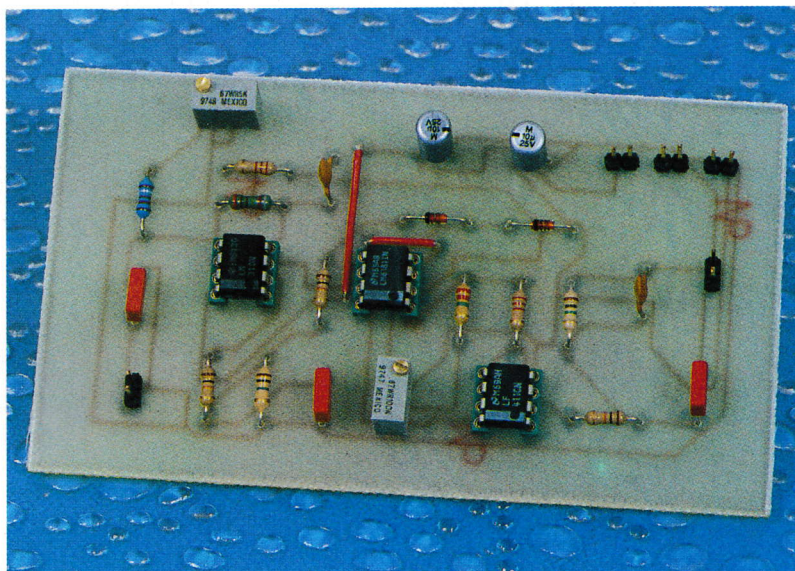

20,000V, suivant la position x1 ou x10 de votre sonde d'oscilloscope utilisée pour mesurer la tension alternative en entrée. L'étage d'entrée de notre circuit ayant une impédance d'entrée de 1 M Ω en parallèle avec 15 pF, vous permet d'utiliser une sonde standard d'oscilloscope qui fournit en standard la gamme de multiplication pour la mesure de tensions. R₄ et C₆ terminent ainsi la sonde de l'oscilloscope dans une impédance de 1 M Ω en parallèle avec 15 pF afin d'assurer une calibration correcte pour les facteurs de multiplication par x1 et par x10. C₂ doit être un condensateur céramique stable en température pour éviter toute dérive de la calibration pour le facteur de multiplication par 10. C₃ est un condensateur qui bloque toute tension continue et qui assure donc que le circuit mesure exclusivement la portion alternative du signal présent à l'entrée du circuit. La haute impédance de source en entrée due à la sonde d'oscilloscope nécessite l'emploi d'un étage tampon composé de FET (transistors à effet de champs) afin d'éviter tout courant de polarisation à l'entrée pouvant provoquer des erreurs de mesure. Cet étage est réalisé par

l'amplificateur LF411 (U₁) de chez "National Semiconductors", qui est câblé comme un amplificateur suiveur et qui réalise parfaitement la fonction désirée grâce à son très bon "slew rate" (environ 15V/ μ s) et à sa très basse tension d'offset (environ 1mV). Le cœur de ce détecteur de crête de tension est l'amplificateur U₂ qui suit l'excursion positive du signal d'entrée et charge C₄ à cette valeur à travers la diode D₂ et la résistance R₂. Quand le signal d'entrée de U₂ descend en dessous la tension aux bornes de C₄, la sortie de cet amplificateur décroît jusqu'à ce que la diode D₁ rentre en conduction, et ayant comme conséquence pour U₂ de se comporter comme un amplificateur suiveur durant cette période de temps. L'action de D₁ est importante, car cette diode maintient en permanence la tension de sortie de U₂ à une tension de seuil de diode en dessous de la tension d'entrée pendant le temps que cette dernière est en dessous de la tension crête déjà stockée aux bornes de C₄. Par conséquent, quand le signal d'entrée dépasse la tension aux bornes de C₄ (et donc que U₂ doit charger C₄ à une valeur supérieure), la sortie de U₂ doit seulement dé-

1 SCHÉMA DE PRINCIPE.

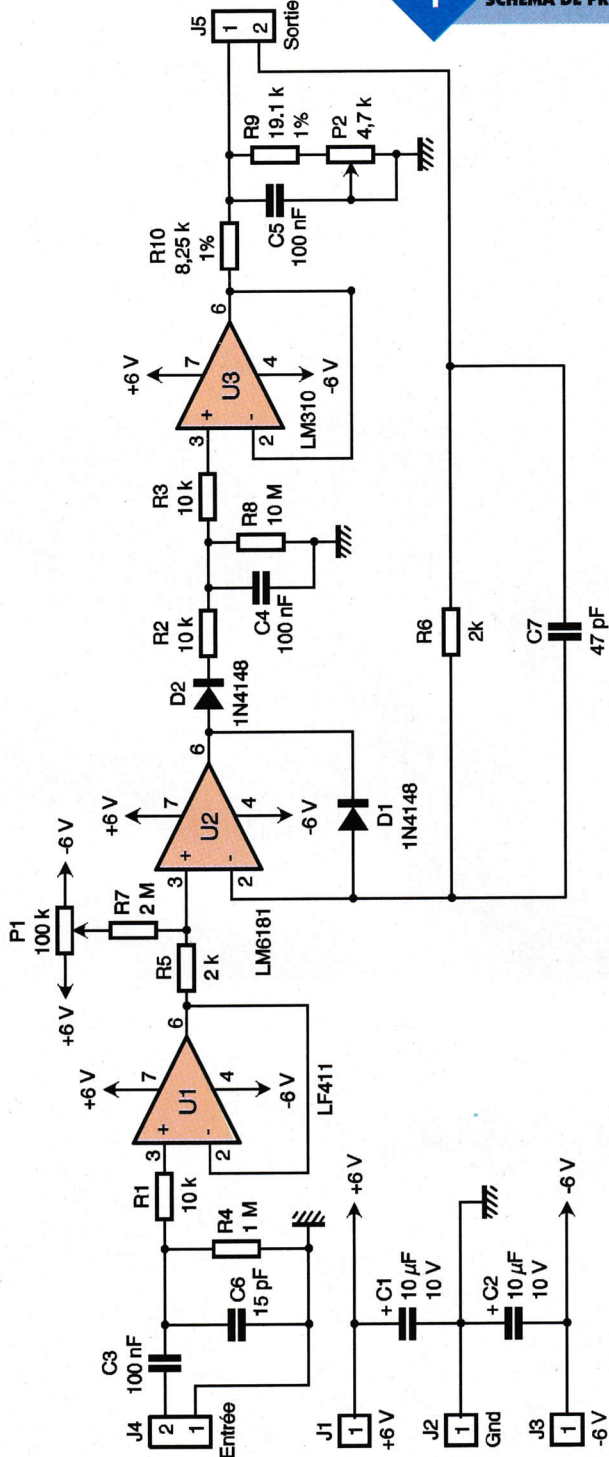


passer une tension de seuil de diode pour devenir de nouveau active. Il est recommandé d'utiliser une diode 1N34A à la place d'une 1N4148 si on désire obtenir de meilleure performance aux fréquences élevées. Vous pouvez aussi utiliser une diode Schottky petits signaux pour D₁. Noter que vous devez utiliser une diode 1N4148 pour D₂, car il est nécessaire d'avoir de faible tension de fuite en inverse afin de ne pas perdre la charge stockée aux bornes de C₄, qui entraînerait des erreurs de mesure aux basses fréquences. Afin d'obtenir de

hautes performances, U₂ et U₃ doivent être des amplificateurs très rapides. Le LM6181 de chez "National Semiconductors" est un bon choix pour U₂ grâce à son "slew-rate" de 2000V/μs et à sa possibilité d'attacher des charges capacitives. Quand le signal d'entrée est dans l'alternance positive, la sortie de U₂ croît suffisamment pour charger C₄ à la valeur crête de la tension d'entrée. Quand la tension d'entrée descend en dessous de la valeur crête, la tension de U₂ suit le signal d'entrée à une tension de seuil de diode près. L'étage amplificateur de sortie, U₃,

est un étage tampon qui maintient la charge aux bornes de C₄ et fournit aussi une contre-réaction à U₂. Quand la sortie de U₂ décroît, la sortie de U₃ doit rester verrouillée sur la tension aux bornes de C₄. Pour rester à cette tension, U₃ doit fournir le courant qui traverse la résistance R₆ et la diode D₁ et qui se dirige vers la sortie de U₂. Afin d'éviter de ralentir la réponse en fréquence du circuit, U₃ doit être capable de réagir rapidement à tout changement à la sortie de U₂. L'amplificateur LM310 de chez "National Semiconductors" marche très bien pour U₃ grâce à son "slew-rate" de 30V/μs et à son courant d'entrée de polarisation de seulement quelques nA qui minimisent la charge perdue aux bornes de C₄. Noter que ce schéma élimine la tension de décalage en entrée de U₃ (pouvant être une source d'erreurs) car U₃ est à l'intérieur de la boucle de contre-réaction avec U₂. La valeur crête de la tension d'entrée mesurée apparaît à la sortie de U₃. R₉, R₁₀ et P₂ forment un diviseur de tension qui divise la tension crête par 0,707. Le potentiomètre P₂ calibre la lecture de la tension de sortie pour le facteur de division par x1. Vous pouvez calibrer le facteur de division par x10 en utilisant la capacité variable intégrée dans la sonde de l'oscilloscope et avec un signal sinusoïdal à l'entrée d'environ 50 kHz. Vous devez effectuer la calibration du facteur de division par 10 après la calibration du facteur de division par x1 afin d'obtenir des performances correctes.


C₇ est une capacité de pic qui améliore la précision de la mesure aux fréquences autour de 1 MHz. La valeur choisie dans notre montage procure la meilleure précision de réponse entre 500 kHz et 1,5 MHz environ. R₇ et P₁ fournissent un réglage optionnel continu pour éliminer la tension de décalage créée par U₂. Pour réaliser la mesure, il faut donc connecter à l'entrée une sonde d'oscilloscope intégrant les facteurs de division par x1 et par x10 et mesurer ainsi la tension alternative d'entrée avec cette sonde. La sortie doit être branchée à un voltmètre continu positionné sur le calibre 2,00V afin de lire la valeur efficace correspondant au signal alternatif de sortie.

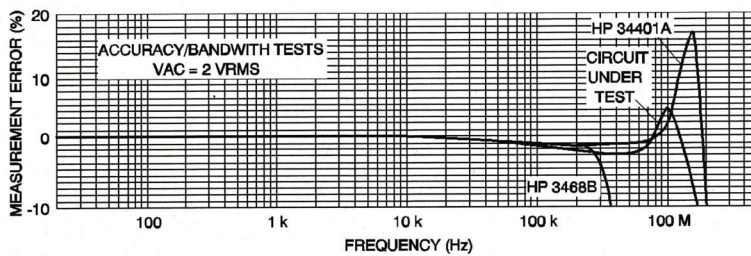Des tests comparés ont été effectués afin d'évaluer les performances de ce circuit entre notre circuit et deux voltmètres très précis, le HP34401A et le HP3468B. Les tests concernant le calibre 2,00V alternatifs ont été effectués avec un signal alternatif sinusoïdal de 2V, et les tests concernant le calibre 20,00V alternatifs ont été



2 PERFORMANCES DE NOTRE CIRCUIT.


3 RÉSULTATS POUR LE CALIBRE 20,00 V.

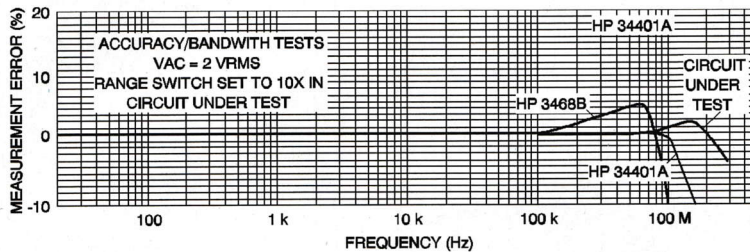

effectués avec un signal alternatif sinusoïdal de 10V. La **figure 2** représente les performances de notre cir-


cuit par rapport aux voltmètres HP34401A et HP3468B pour le calibre 2,00V alternatifs et la **figure 3**

pour le calibre 20,00V alternatifs. Toutes les mesures d'erreurs sont exprimées en pourcentage par rapport à l'échelle maximale qui est de 2,00V alternatifs pour la figure 2 et de 20,00V alternatifs pour la figure 3. Pour le calibre 2,00V alternatifs, tous les relevés de mesure ont montré une précision dans la mesure, meilleure que $\pm 0,3\%$, jusqu'aux fréquences de 50 kHz environ. Entre 40 kHz et 100 kHz, tous les relevés de mesure restent dans une enveloppe de $\pm 1\%$. Au-dessus de 100 kHz, chaque relevé de mesure montre des caractéristiques différentes pour la précision. En considérant comme acceptable une erreur de 2 % pour le calibre 2,00V alternatifs, les bandes passantes respectives des relevés de mesure doivent être les suivantes : 250 kHz pour le HP3468B, 900 kHz pour le HP34401A et 800 kHz pour notre circuit sous test. Pour le calibre 20,00V alternatifs, tous les relevés de mesure ont montré une précision dans la mesure meilleure que $\pm 0,3\%$ jusqu'aux fréquences de 100 kHz environ. Autour de 100 kHz, le HP3468B commence à montrer un pic d'erreurs, tandis que le HP34401A et notre circuit sous test restent avec une erreur plate jusqu'à environ 1 MHz. En considérant comme acceptable une erreur de 2 % pour le calibre 20,00V alternatifs, les bandes passantes respectives des relevés de mesure doivent être les suivantes : 250 kHz pour le HP3468B, 1,2 MHz pour le HP34401A et 1,5 MHz pour notre circuit sous test.

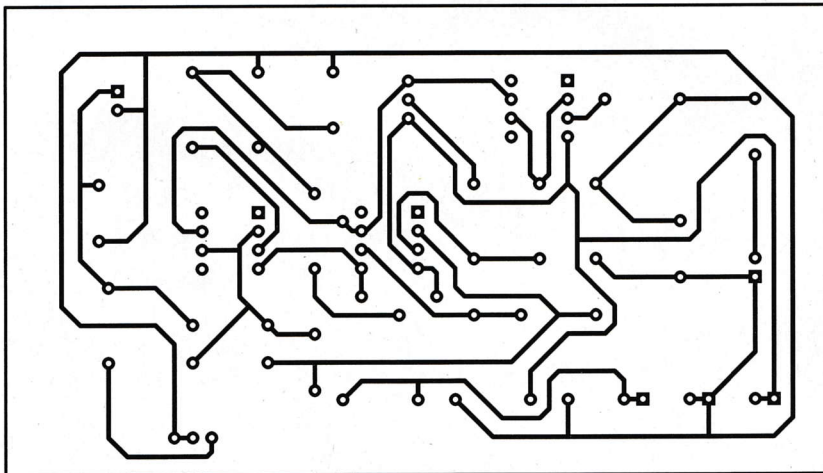

4 TRACÉ DU CIRCUIT IMPRIMÉ.

5 IMPLANTATION DES ÉLÉMENTS.

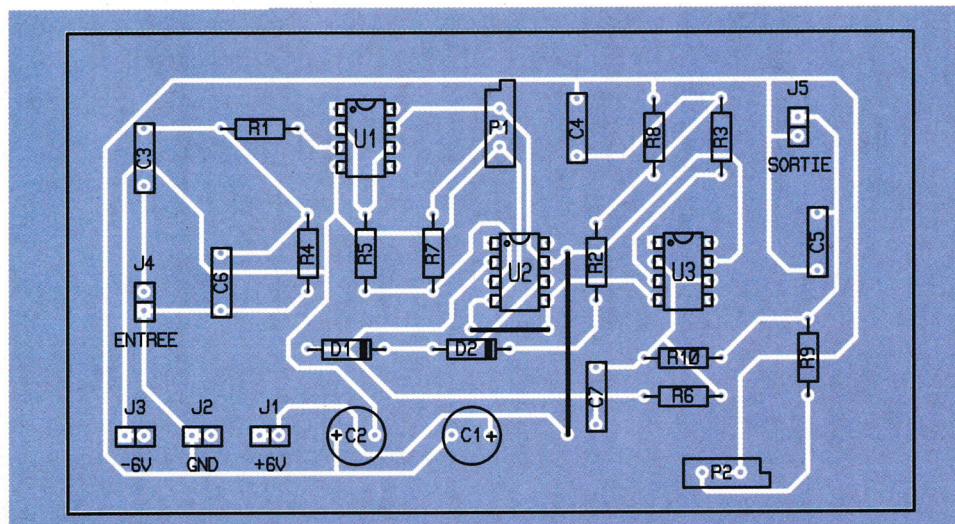

Réalisation pratique

Le câblage ne pose pas de difficulté majeure. Il est conseillé de commencer par souder les straps. De plus, il est recommandé de mettre les trois


amplificateurs opérationnels sur des supports pour pouvoir les changer car une mauvaise manipulation est toujours possible. La **figure 4** représente le circuit côté soudures et la **figure 5** le circuit côté composants.

Conclusion

Ce circuit, grâce à l'utilisation de nouveaux amplificateurs très rapides, permet de réaliser à faible

coût un montage permettant de mesurer des tensions alternatives à l'aide d'un voltmètre continu avec une précision de mesure souvent supérieure à celle d'appareils de mesure sophistiqués vendus dans le commerce. Il peut donc s'avérer très utile pour l'électronicien amateur ne disposant pas d'un budget élevé et désireux d'obtenir cependant des résultats de mesure très précis.

M. LAURY

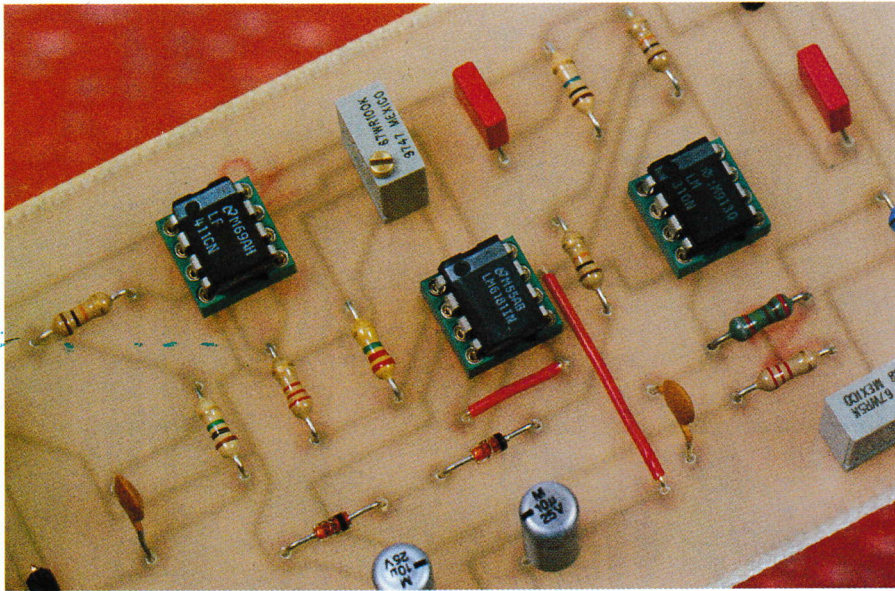


Nomenclature

U₁ : LF411
U₂ : LM6181
U₃ : LM310
D₁, D₂ : 1N4148
C₁, C₂ : 10 µF/10V
C₃ à C₅ : 100 nF
C₆ : 15 pF
C₇ : 47 pF
R₁ à R₃ : 10 kΩ ¼W
(marron, noir, orange)
R₄ : 1 MΩ ¼W
(marron, noir, vert)
R₅, R₆ : 2 kΩ ¼W
(rouge, noir, rouge)
R₇ : 2 MΩ ¼W
(rouge, noir, vert)
R₈ : 10 MΩ ¼W
(marron, noir, bleu)
R₉ : 19,1 kΩ 1 % ¼W
R₁₀ : 8,25 kΩ 1 % ¼W
P₁ potentiomètre 100 kΩ
pour circuit imprimé
P₂ : potentiomètre 4,7 kΩ
pour circuit imprimé
3 supports pour circuits
intégrés DIP 8
J₁ à J₅ : connecteurs

ON PLACERA LES CIRCUITS
SUR DES SUPPORTS.


PROTEUS IV

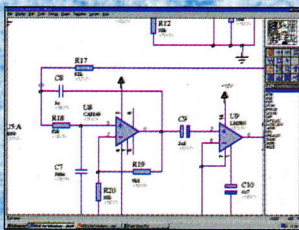Logiciel de CAO Electronique
sous Windows™



ISIS LITE
Saisie de schémas

ARES LITE
Autoroutage du PCB

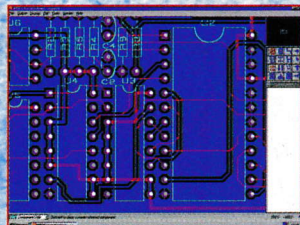

Simulation analogique / numérique (en option)

Version de base gratuite
sur INTERNET <http://www.multipower-fr.com>

Multipower

22, rue Emile Baudot - 91120 Palaiseau - FRANCE
Tél. : 01 69 30 13 79 - Fax : 01 69 20 60 41
E-mail : multipower@compuserve.com

1987 **RPCI** 1997

2 bis, rue Baliat - 92400 Courbevoie
Tél. : 01 43 33 02 08 - Fax : 01 43 33 92 10

Réalisation de circuits imprimés

simple face - double face ou
trous métallisés - étamage
rouleau - vernis épargne -
sérigraphie - prototype et
moyenne série

Tirage de films

(banc photo)

qualité professionnelle
Tarif dégressif par quantité



DOMOTIQUE

NETTOYEUR À ULTRASONS

C'est bien connu, les femmes aiment les bijoux. Pourtant, un bijou terne ou sale a perdu tout son attrait. En modélisme, et dans bien d'autres domaines, certaines pièces complexes de petite taille sont très difficiles à nettoyer. Ces raisons ont poussé votre revue "Électronique Pratique" à vous proposer aujourd'hui ce nettoyeur à ultrasons.




Utilisation

Un nettoyeur à ultrasons est couramment employé en bijouterie et en mécanique. Une cuve en matériau inaltérable, de l'inox pour notre montage, contient le solvant ou le détergent approprié au nettoyage d'un objet. Le rôle de la machine est d'agiter ce produit par vibrations "ul-

tra rapides" (plusieurs dizaines de milliers à la seconde!) En définitive, l'électronique remplace l'énergie nécessaire à broser ou frotter la pièce, mais avec beaucoup plus d'efficacité puisqu'on nettoie aussi les endroits inaccessibles. Un temporisateur réglable de 1 à 18 mn assure le fonctionnement du nettoyeur qui s'arrêtera tout seul en fin de cycle.

Un bouton de test transpose les ultrasons dans une gamme de fréquences audibles par l'oreille humaine et permet ainsi à l'utilisateur de s'assurer de la bonne marche de l'appareil.

1 SYNOPTIQUE.

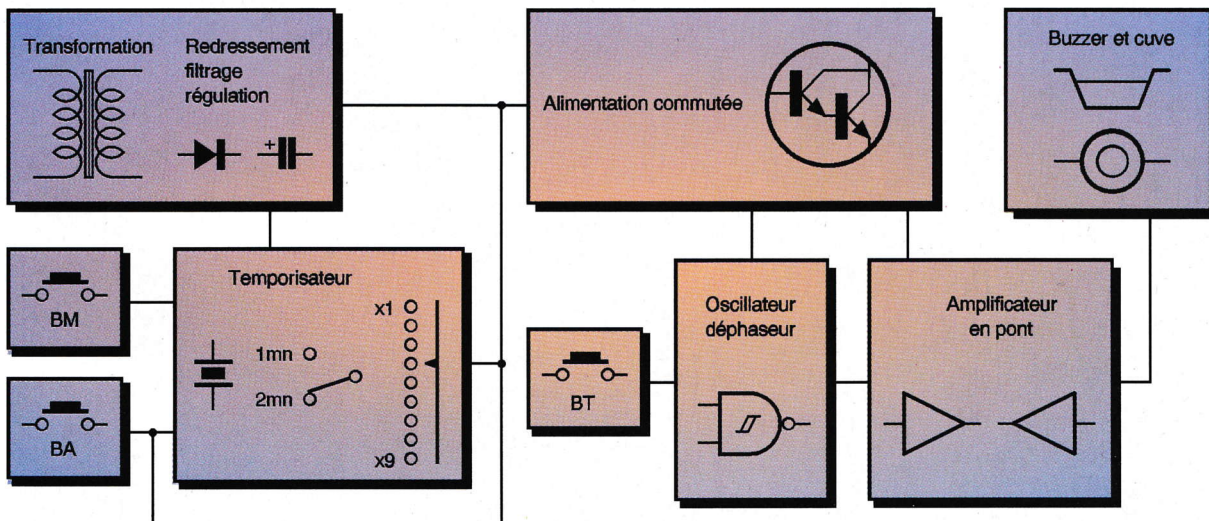

Synoptique de fonctionnement

Les différents ensembles constitutifs du montage sont visibles sur la **figure 1**. En tout premier lieu on trouve l'alimentation générale qui fournit directement la tension au temporisateur commandé par un bouton marche. La minuterie commande l'alimentation de l'oscillateur ultrasonique et de l'amplificateur pour le vibreur appelé communément "buzzer" en électronique. En fin de cycle, le temporisateur est initialisé, et l'alimentation commutée est mise hors tension. A tout moment il est possible d'interrompre le cycle par le bouton d'arrêt.

Schéma de principe (figure 2)

L'alimentation

Un transformateur de 2 x 15 V/10VA protégé par un fusible de 0,5A fournit la tension alternative. Cette dernière est redressée par les diodes D₁ et D₂, filtrée par les condensateurs C₁ à C₃ et stabilisée au moyen du régulateur positif Cl₁. Le condensateur C₄ effectue un dernier filtrage et les diodes D₃ et D₄ protègent le régulateur. Les

condensateurs C₅ à C₁₂ découplent respectivement la tension de chaque circuit intégré. Le transistor T₁, associé à sa résistance de base R₉, commute la tension de la partie puissance du montage suivant l'état du temporisateur. Le condensateur C₁₃ filtre la tension de cette partie évitant ainsi aux oscillations parasites de la minuterie de parvenir jusqu'au buzzer.

Le temporisateur

Le quartz Q forme un oscillateur à 32,768 kHz avec la partie horloge du circuit intégré Cl₂ (un CD 4060), les résistances R₁, R₂ et les condensateurs C₁₄ et C₁₅. Le circuit Cl₂ comprend aussi une série de diviseurs; en sortant sur la broche 3, on obtient une fréquence de 2 Hz. Ce signal est à nouveau divisé par 2 au moyen d'une bascule "d" de Cl₃, puis par 60 (d'abord par 10 puis par 6) avec Cl₄ et la porte "ET" N1. A ce niveau on prélève les créneaux de 1 mn que l'on peut sélectionner sur la position "a" du commutateur SW₁. Afin de pouvoir choisir entre des impulsions de 1 ou 2 mn, on divise à nouveau la fréquence par 2 avec la bascule restante de Cl₃; le signal obtenu arrive sur la position "B" de SW₁. Le point commun de SW₁ donne le signal d'horloge de Cl₅: un diviseur décimal. Le commutateur SW₂, dont on utilise 9 positions, permet de choisir une temporisation de 2 à 9 fois le signal unitaire sélectionné par SW₁.

Le circuit de commande


Il est organisé autour d'une bascule de Cl₇ câblée en "SET-RESET". Le bouton BM commande la fonction marche sur la broche 6 forcée à la masse par la résistance R₆. Le bouton BA ordonne l'arrêt de l'appareil par la broche 4 de Cl₇ maintenue à la masse par la résistance R₇. Le condensateur C₁₇ initialise le montage à la mise en service en donnant une brève impulsion positive sur la même broche 4 de Cl₇. Le point commun de SW₂ donne aussi un ordre d'arrêt en fin de temporisation toujours sur la même broche 4 de Cl₇. Dans la position arrêt, la bascule force la broche RST de Cl₂ à + VCC et bloque le transistor T₁. Suite à un ordre de marche, la bascule libère la broche RST de Cl₂ et initialise le compteur Cl₅ par sa broche RST à travers le condensateur C₁₆ et la résistance R₅ de polarisation. Le transistor T₁ est débloquent en envoyant un état positif sur sa base via la résistance R₉.


L'oscillateur ultrasonique et l'amplificateur

Le transistor T₁, à l'état passant, fournit la tension à cette dernière partie du circuit.

L'oscillateur est constitué des portes "NON-ET" N5 et N6 du condensateur C₁₉, de la résistance R₈ et de l'ajustable AJ₁, permettant de régler

LA CARTE RÉALISÉE.

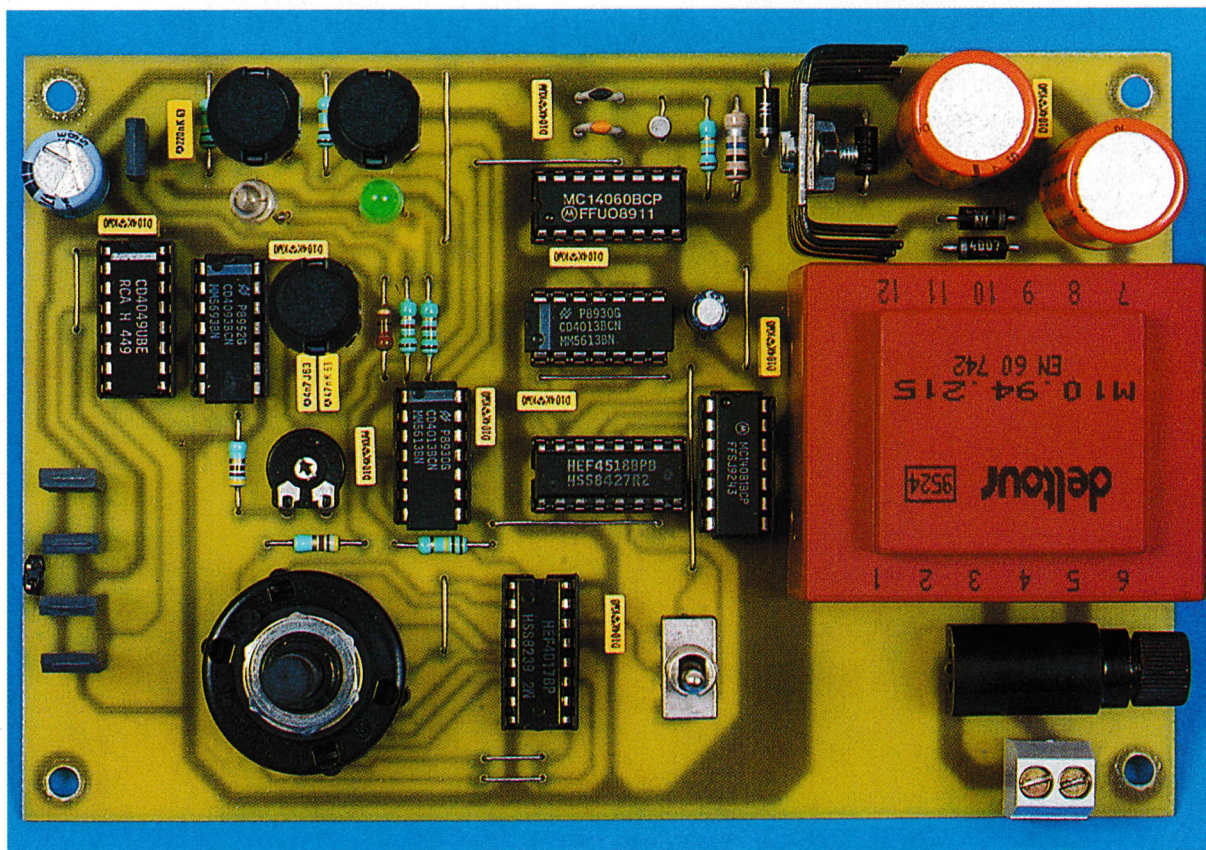


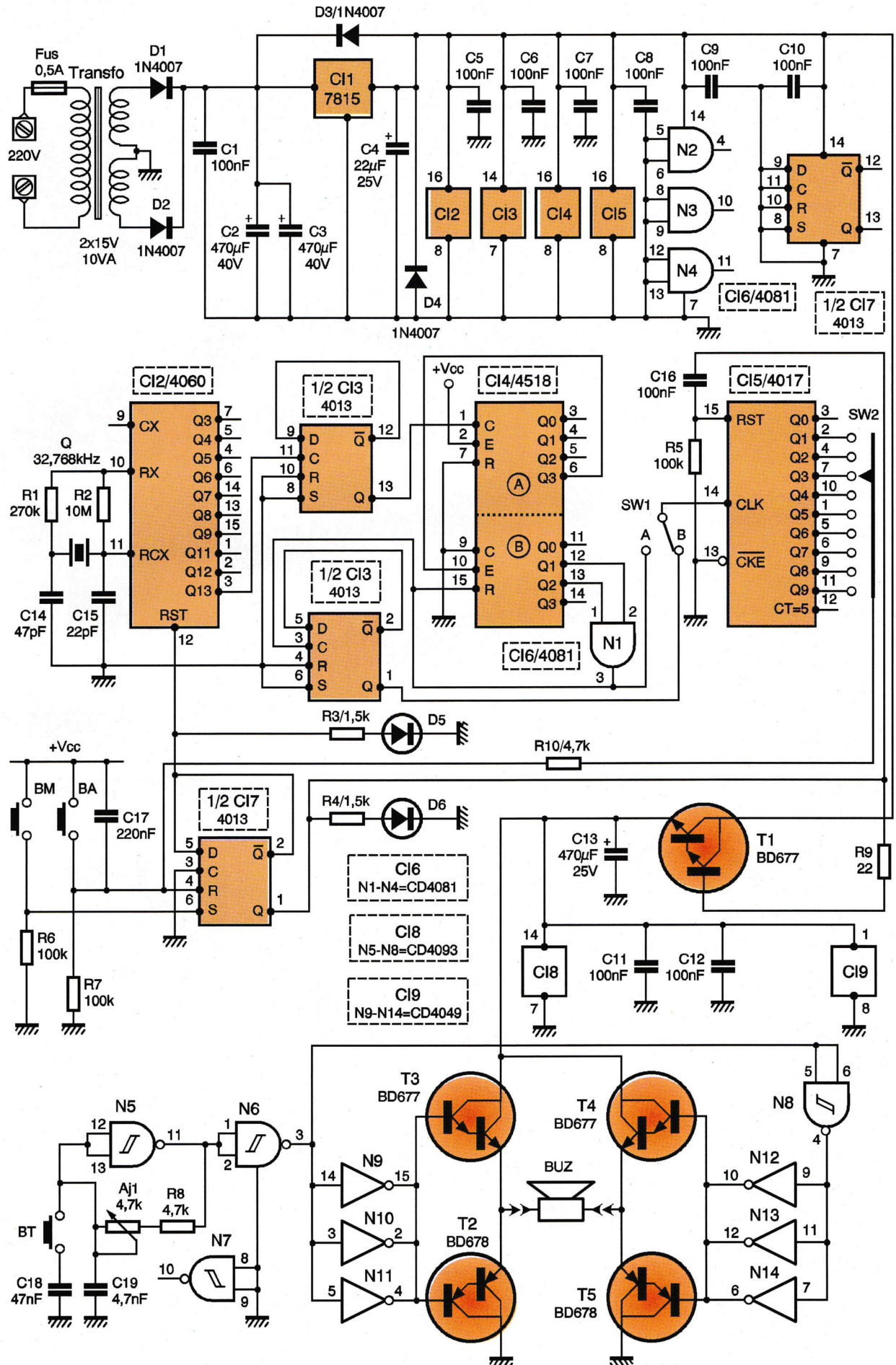

la fréquence de vibration de la cuve. Le condensateur C₁₈, lorsqu'il est mis en parallèle avec le bouton BT, divise la fréquence de l'oscillateur par 10 environ, ce qui la rend audible par l'oreille humaine. La porte N8 inverse les créneaux de sortie. Pour disposer de la plus grande tension de sortie possible aux bornes du buzzer, nous faisons appel à un amplificateur en pont rudimentaire, mais efficace! Un tel amplificateur requiert deux signaux déphasés de 180° en entrée; nous les prélevons en sortie des portes N6 et N8. Une préamplification est effectuée par les deux groupes de 3 inverseurs de puissance en parallèle N9 à N11 et N12 à N14. Les sorties attaquent directement deux paires de transistors Darlington complémentaires : T₂ et T₃ pour l'une, T₄ et T₅ pour l'autre. La tension ainsi obtenue sur le buzzer est pratiquement double de la tension d'alimentation (environ 25V). Un buzzer piezzo céramique étant une charge essentiellement capacitive, il n'est pas nécessaire de pourvoir les transistors de dissipateurs thermiques.

Le circuit imprimé

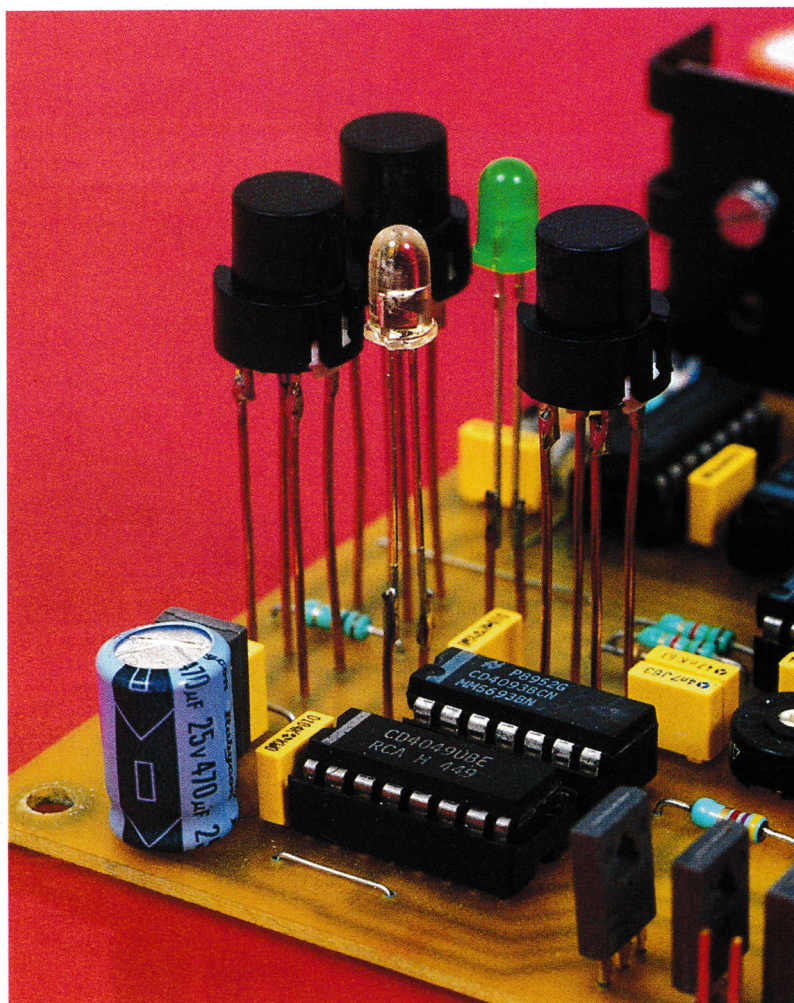
Voir la **figure 3** pour le dessin du circuit imprimé. Le tracé des pistes est un peu délicat par endroits, notamment aux passages entre deux broches d'un circuit intégré. Il convient donc de le reproduire par la méthode photo pour respecter la largeur des bandes cuivrées. Atten-




tion! Certaines pistes véhiculent la tension du secteur. Les trous sont percés à 0,8 mm de diamètre puis agrandis selon les composants pour permettre leur insertion.

LES BOUTONS POUSSOIRS TEST, MARCHÉ ET ARRÊT SERONT REHAUSSÉS.

3 TRACÉ DU CIRCUIT IMPRIMÉ.

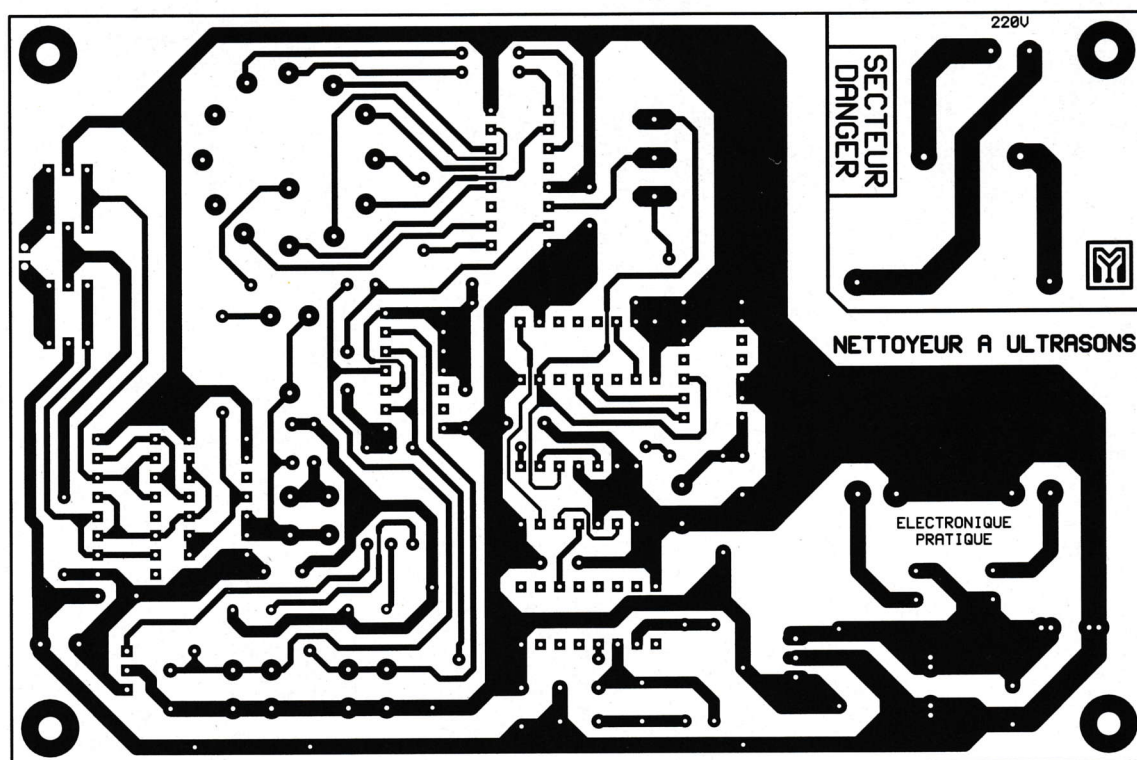

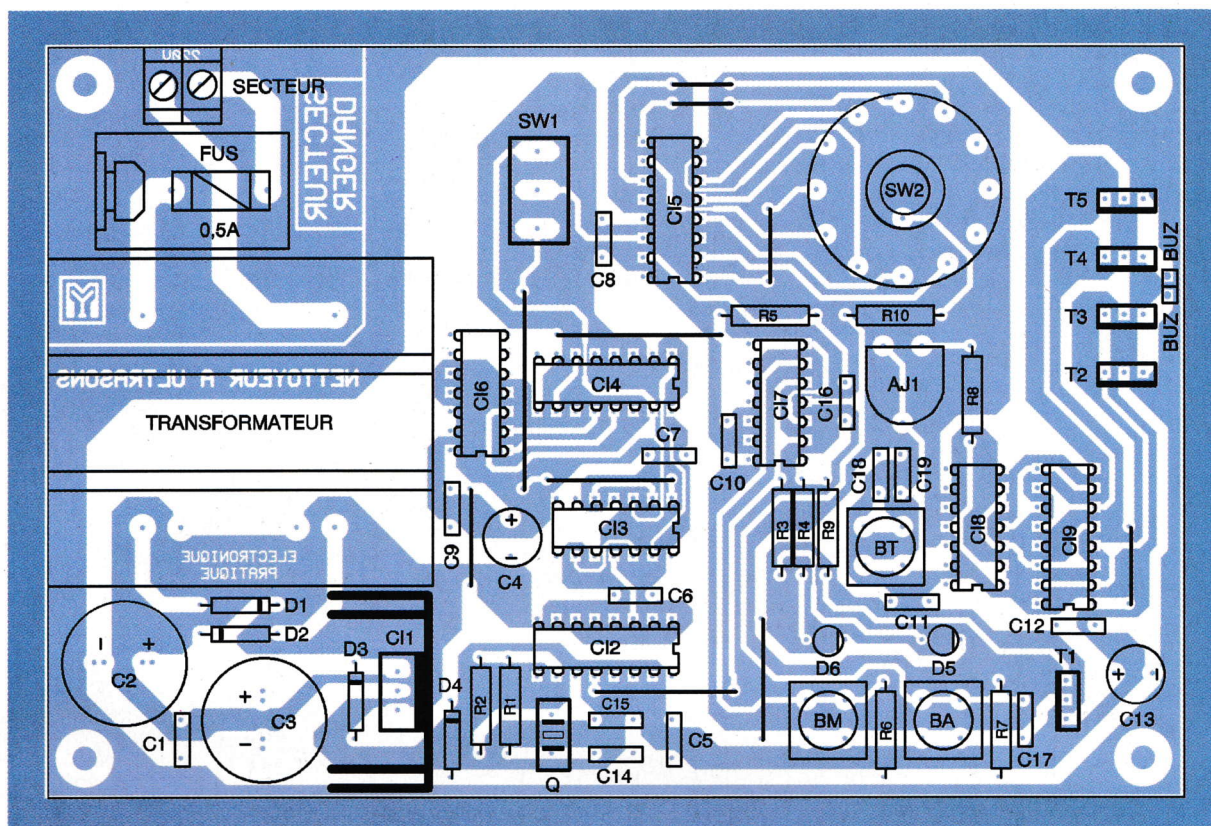

4 IMPLANTATION DES ÉLÉMENTS.

LA CUVE ET LE BUZZER COLLÉS À L'ARALDITE.



Réalisation pratique

L'implantation des composants est donnée à la **figure 4**. Commencez par souder les 10 straps indispensables. Soudez les composants par ordre de taille, mais aussi de fragilité. Débutez par les résistances, les diodes, les 8 supports de circuits intégrés, la résistance ajustable, les condensateurs mylar et les transi-

tors. Soudez ensuite les borniers, les boutons poussoirs, le porte-fusibles, le régulateur vissé à son radiateur, les LED, les condensateurs électrochimiques, le transformateur d'alimentation, et enfin les commutateurs. Méfiez-vous de ne pas inverser l'implantation des

composants polarisés. Pour mémoire, il s'agit bien sûr des circuits intégrés, mais aussi des diodes, de la LED, des condensateurs électrochimiques, et des transistors. Si vous employez des équivalences pour ces derniers, prenez garde de choisir aussi des broches identiques afin de ne pas avoir à modifier le circuit imprimé. Le quartz et le buzzer doivent être des composants de bonne qualité et

non de récupération (sur des montres par exemple); c'est d'eux que dépend la qualité de l'appareil. On peut se les procurer, notamment, chez Saint Quentin Radio à Paris.

Préparation de la cuve

Après de nombreuses recherches, nous avons opté pour une cuve en inox vendue en hypermarché comme mangeoire pour hamsters à un prix très abordable (environ 15 F)! La pastille buzzer d'un diamètre de 27 à 35 mm (choisir la plus grande disponible, selon la cuve) est collée, après soudure de ses deux fils bien souples, au moyen d'une colle époxy. Il est indispensable de bien dégraisser le buzzer et la cuve à l'alcool avant d'étaler l'araldite. Activez ensuite le durcissement en chauffant la cuve au-dessus d'une ampoule, le collage n'en sera que plus solide. La cuve doit ensuite être montée de façon souple sur le boîtier avec un matériau n'entravant pas les vibrations (mousse autocollante par exemple); voir les photos. On doit pouvoir l'ôter facilement pour la vider, et la nettoyer elle aussi!

Mise en garde

Avant toute mise sous tension, soyez vigilant! Ce montage est directement relié au secteur et un contact manuel avec certaines pistes peut être dangereux. Ne le laissez pas à la portée d'un enfant.

Réglage et mise en service


Avant d'utiliser un montage "fraîchement" réalisé, il est impératif de bien examiner, au besoin avec une loupe, les pistes du circuit imprimé à la recherche d'une bande de cuivre coupée ou d'un court-circuit dû à une goutte de soudure trop généreuse

par exemple. Contrôlez une dernière fois l'implantation des composants. A ce stade, les circuits intégrés ne sont pas encore insérés dans leur support. Raccordez le montage au secteur et vérifiez, au moyen d'un voltmètre, la présence de la tension entre les broches d'alimentation des supports selon les modèles. Hormis C_8 et C_9 , dont la tension est com-

mutée, vous devez trouver 15V. Si tout va bien, hors tension, embrochez les circuits intégrés sur leur support en veillant bien à leur sens, et à leur nom. Le seul réglage consiste à ajuster la fréquence de travail du

5

EXEMPLE DE FACE AVANT.

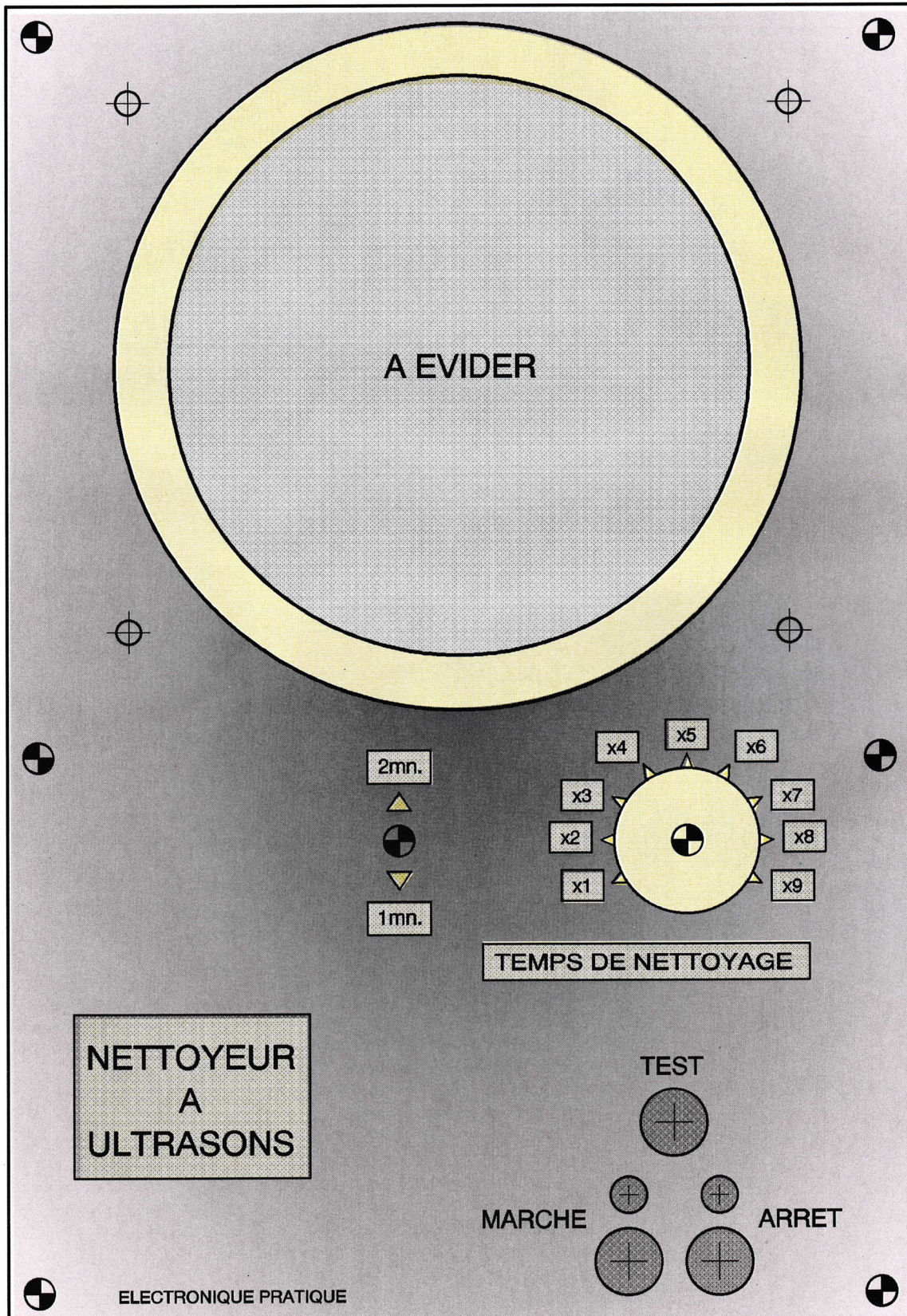

générateur d'ultrasons. Raccordez un fréquencemètre aux bornes du buzzer, donnez un ordre de marche pour une temporisation de plusieurs minutes, et réglez AJ₁ pour lire environ 40 à 42 kHz, c'est la fréquence des appareils du commerce. Sans appareil de mesure, laissez AJ₁ à mi-course. Rien ne vous empêche d'essayer avec d'autres fréquences et de comparer l'efficacité.

Y. MERGY

Nomenclature

Résistances

R₁ : 270 kΩ
(rouge, violet, jaune)
R₂ : 10 MΩ
(marron, noir, bleu)
R₃, R₄ : 1,5 kΩ
(marron, vert, rouge)
R₅ à R₇ : 100 kΩ
(marron, noir, jaune)
R₈ : 4,7 kΩ
(jaune, violet, rouge)
R₉ : 22 Ω
(rouge, rouge, noir)

Condensateurs

C₁ : 100 nF (mylar jaune)
C₂, C₃ : 470 à 1 000 μF/40V
(électrochimiques à sorties radiales)
C₄ : 22 μF/25V
(électrochimiques à sorties radiales)
C₅ à C₁₂ : 100 nF (mylar jaune)
C₁₃ : 470 μF/25V
(électrochimiques à sorties radiales)
C₁₄ : 47 pF (céramique)
C₁₅ : 22 pF (céramique)
C₁₆ : 100 nF (mylar jaune)
C₁₇ : 220 nF (mylar jaune)
C₁₈ : 47 nF (mylar jaune)
C₁₉ : 4,7 nF (mylar jaune)

Semi-conducteurs

D₁ à D₄ : 1N4007
D₅, D₆ : LED 5 mm
CI₁ : Régulateur positif 7815
CI₂ : CD4060
CI₃, CI₇ : CD4013
CI₄ : CD4518
CI₅ : CD4017
CI₆ : CD4081
CI₈ : CD4093
CI₉ : CD4049
T₁, T₃, T₄ : BD677 (voir texte)

T₂, T₅ : BD678 (voir texte)


Divers

Q : Quartz 32,768 kHz
1 radiateur pour TO220 vertical
1 bornier à 2 broches (pas de 5,08)
1 porte-fusibles à visser pour boîtier
1 fusible en verre 5 x 20 mm de 0,5 ampère
1 transformateur moulé 2 x 15V/10VA
SW₁ : commutateur 1 circuit à 2 positions (inverseur)
SW₂ : commutateur 1 circuit à 12 positions pour circuit imprimé
1 buzzer piezo céramique (voir texte)
1 cuve en inox (voir texte)
3 boutons poussoirs
1 connecteur à 2 broches mâle et femelle
4 supports de circuits intégrés à 14 broches
4 supports de circuits intégrés à 16 broches
Visserie de diamètre 4
Colle "Araldite"

Fréquence d'échantillonnage
1 Géc/s

Réglages
automatiques pour la
plupart des mesures

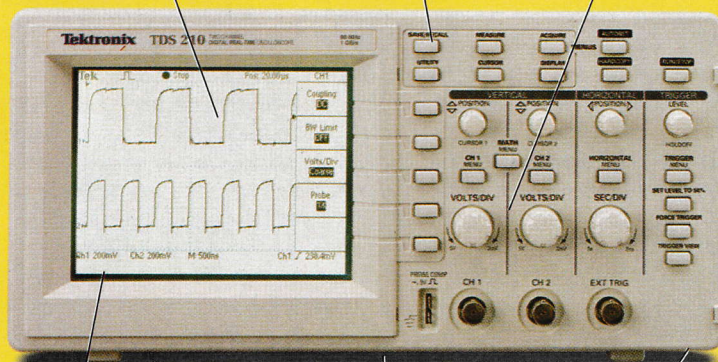Interface utilisateur
semblable à celle
d'un oscilloscope
analogique



Contraste élevé, écran
rétro-éclairé

Un quart de la taille de
la plupart des
oscilloscopes de table

Modules d'extension en
option pour accroître
les fonctionnalités

LA PERFORMANCE NUMÉRIQUE À BON PRIX

Si vous recherchez la performance, la fonctionnalité et un prix avantageux, vous vous arrêterez inévitablement sur les oscilloscopes numériques de la série TDS200.

Avec le **TDS210**, qui ne coûte que **6540 Francs H.T.***, il est plus facile que jamais pour les utilisateurs d'appareils analogiques de choisir et d'utiliser la technologie numérique temps réel. Parce qu'il est petit et léger, vous pouvez l'utiliser partout où vous avez besoin d'une précision et d'une performance absolues. En fait, aucun autre oscilloscope numérique ne garantit de telles bande passante et fréquence d'échantillonnage dans un boîtier complet et un prix abordable.

Pour de plus amples renseignements,
téléphonez au **01 64 46 44 22**.

*TVA 20,6% en sus.

Tektronix

TECHNODIF


Distributeur agréé Tektronix

CHARGEUR D'ACCU CD-NI (MODÈLE 6F22)

Le remplacement des traditionnelles piles salines ou alcalines par de petits accumulateurs au cadmium-nickel est certes plus économique à l'usage mais exige, pour leur assurer une longue vie, de procéder à des charges optimales, c'est à dire précédées par une décharge contrôlée des éléments pour conserver la capacité maximale. Dans notre chargeur, le circuit intégré U2400B de Téléfunken remplira parfaitement ce rôle pour le modèle d'accum 6F22 que nous avons choisi de traiter, remplaçant la classique petite pile rectangulaire de 9V.

A propos des accumulateurs

De nombreux montages électroniques portables puisent leur énergie dans une petite pile rectangulaire compacte de 9V, au format normalisé par la référence 6F22. Les piles ordinaires, dites salines ou plus performantes comme les piles alcalines, ne sont pas éternelles, loin s'en faut! Et en outre, ces générateurs électrochimiques sont d'un coût d'exploitation relativement élevé comparativement à l'énergie dispensée par le secteur EDF. Les piles salines, modèles souvent bon marché, ont une tension nominale par

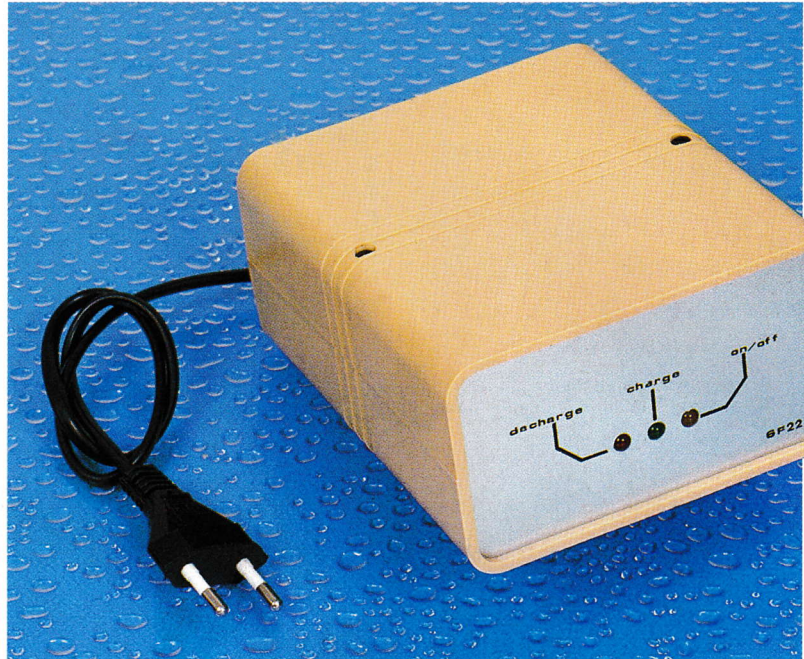

élément zinc-charbon de 1,5V; Leur autonomie est surtout liée à leur capacité nominale en mAh. Les piles dites alcalines sont nettement plus performantes notamment pour des courants élevés; leur plus longue durée de vie explique sans doute leur prix d'achat plus élevé.

On n'oubliera pas qu'une pile même neuve présentera un affaiblissement progressif de sa capacité si elle n'est pas mise en service avant une date précise, souvent éloignée d'ailleurs de plusieurs années. Dans l'accumulateur ou accu, rechargeable par définition, l'énergie électrique est stockée tout comme dans une pile sous une forme chimique. Après épuisement, on parvient grâce à un chargeur adapté à reconstituer la capacité d'origine (ou presque). Le cycle charge-décharge peut-être renouvelé des centaines de fois s'il est mené dans des conditions satisfaisantes. Notre étude se limitera aux accus Cd-Ni, et plus particulièrement au modèle rectangulaire de 9V remplaçant la pile de même format. Pourtant, l'élément d'un tel générateur n'offre qu'une tension de 1,2V qu'il faut compenser par un nombre plus grand d'éléments. Le modèle retenu délivre donc une tension de 8,4V, soit 7 éléments Cd-Ni en série. La capacité est comprise selon le fabricant de 100 à 120 mAh. La tension

d'un tel élément reste stable plus longtemps à l'usage par rapport aux piles précédentes. L'économie d'exploitation est réelle si l'accumulateur est entretenu par un chargeur performant. Habituellement la charge d'un élément Cd-Ni se fait par un courant constant égal au 1/10e de sa capacité, soit 10 à 12 mA pendant une durée comprise entre 12 et 14 heures. La seule condition pour réussir la charge est de la faire précéder par une décharge contrôlée pour éviter "l'effet mémoire" bien connu de ce type d'accu et qui, à la longue, limite notablement ses capacités de stockage.


Notre chargeur procédera à cette décharge contrôlée pendant une durée maximale de 2 heures. Il existe une possibilité de procéder à des opérations de charge plus rapides en 4 heures ou même 1 heure, à la condition de disposer d'un matériel adapté (régime impulsif, contrôle précis de la température, etc.).

Analyse du schéma électronique

Il est donné à la **figure 1**. L'énergie sera prélevée, comme il se doit, sur le secteur EDF à travers un petit transformateur d'une puissance de 2VA seulement, puisque notre chargeur

1

SCHÉMA DE PRINCIPE.

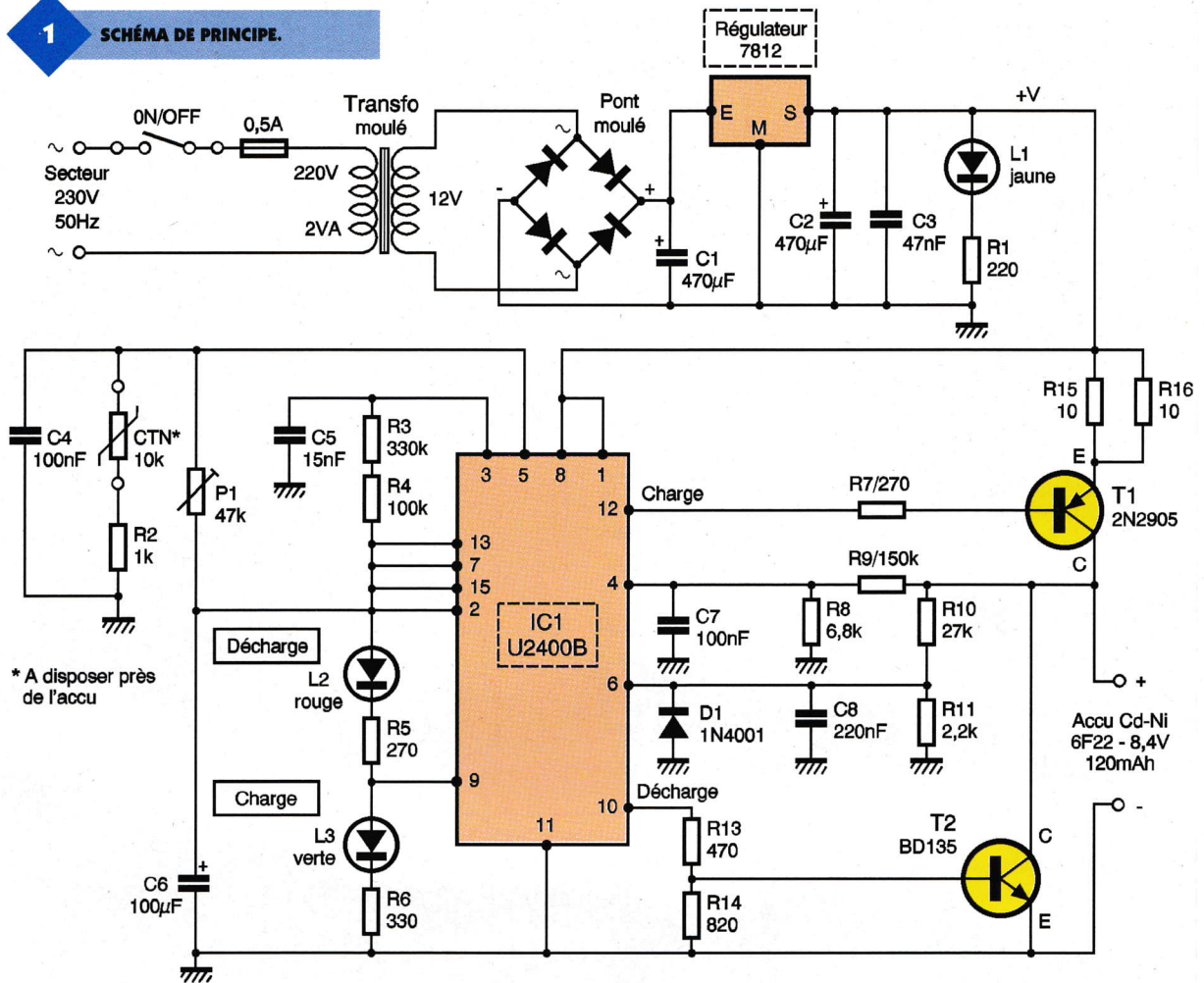

* A disposer près de l'accu

n'accepte qu'un seul accu à la fois. Rien ne vous empêche d'en construire plusieurs exemplaires et de les alimenter tous par un transformateur plus puissant. Le pont moulé, le filtrage et la stabilisation par un régulateur intégré 7812 n'appellent aucun commentaire. La diode électroluminescente jaune, L₁, atteste d'une tension correcte de 12V continu. Le cœur du dispositif est bien le circuit intégré U2400B de Téléfunken, présenté dans un boîtier à 16 broches.

L'accu Cd-Ni à charger est relié avec les polarités convenables entre les broches 4 et 11, alors que les broches 8 et 1 réunies reçoivent la tension positive du régulateur. Le circuit IC₁ détecte la présence de l'accu et débute peu de temps après la phase de décharge en faisant clignoter la diode LED rouge L₂.


A la mise sous tension, en l'absence d'accu, cette LED rouge est allumée en permanence. La décharge est commandée par la broche 10, sur le pont diviseur R₁₃-R₁₄, qui pilote à son tour le transistor de puissance T₂ à travers la résistance R₁₂ d'une valeur


de 180 Ω. Le courant de décharge est ainsi limité selon les indications du constructeur de l'accu. Cette phase dure en principe 2 heures pour un modèle d'accu chargé à bloc.

Nous avons sélectionné pour notre chargeur une durée de charge de 12 heures simplement en reliant la

broche 13 de programmation à la broche 7, délivrant une tension de référence de 3V stabilisée par la structure interne du circuit IC₁. La charge, à proprement parler, débute en faisant clignoter, cette fois-ci, la LED verte L₃. Le circuit alimente l'accu en lui envoyant des impulsions

VUE DU MONTAGE.

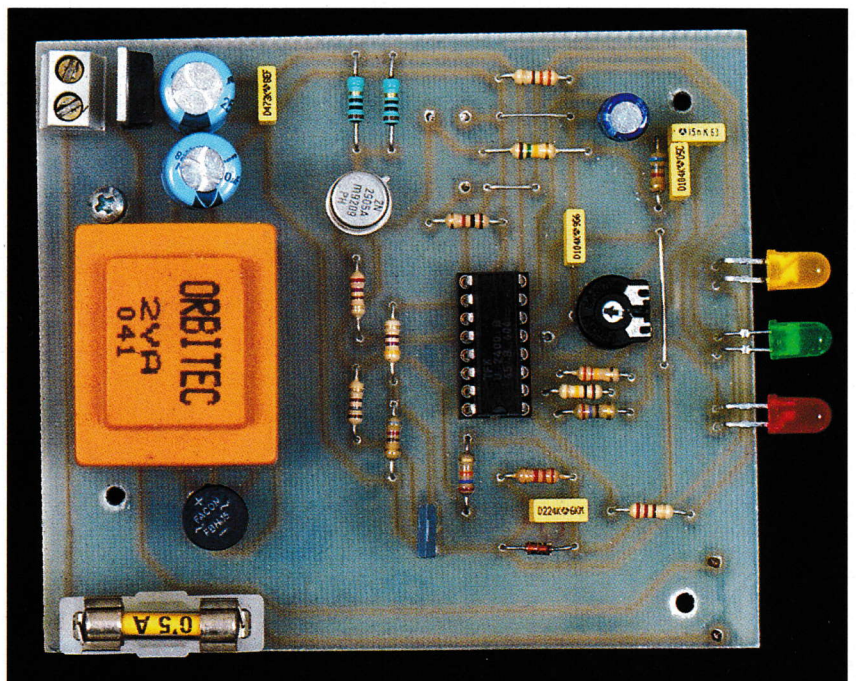


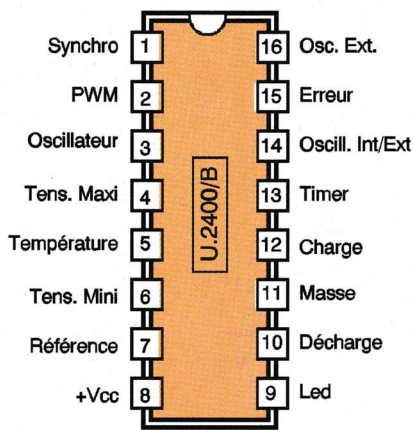

2 BROCHAGE DU U2400B.

3 STRUCTURE INTERNE.

GROS PLAN SUR LE BD135.

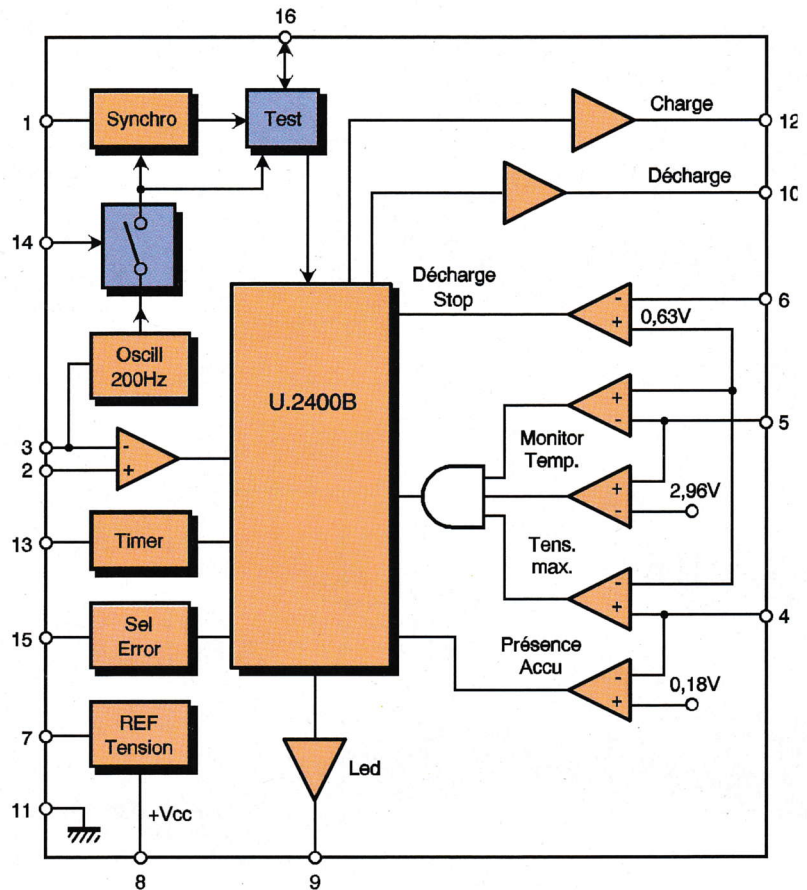


de 100 ms toutes les secondes; ce signal est disponible sur la broche 12 de IC₁ qui active le transistor PNP T₁ à travers les résistances de charge R₁₅ et R₁₆ en parallèle, pour augmenter la puissance dissipée.

Lorsque l'accu est entièrement chargé après les 12 heures prévues, la LED verte cesse de clignoter et reste allumée en permanence. L'accu peut, dès lors, être déconnecté pour alimenter le récepteur portable choisi. Par contre, s'il n'est pas retiré du chargeur, le circuit IC₁ envoie une impulsion de 100 ms toutes les 16,8 secondes pour compenser une éventuelle auto-décharge, ce qui permet de disposer d'un élément toujours chargé d'une manière optimale.


La base de temps est prévue sur un oscillateur interne de 200 Hz à l'aide des composants R₃, R₄ et C₅ entre les broches 3 et 7 du circuit chargeur qui dispose en outre de deux modes de traitement d'un éventuel défaut : En reliant la broche 15 à la tension de référence, nous privilégions le second mode qui interrompt le cycle en cours en cas de défaut (tension et/ou température) et ne le rétablit que lorsque la cause du défaut a disparu.


A cet effet, nous avons prévu de monter sur la broche 5 une son-

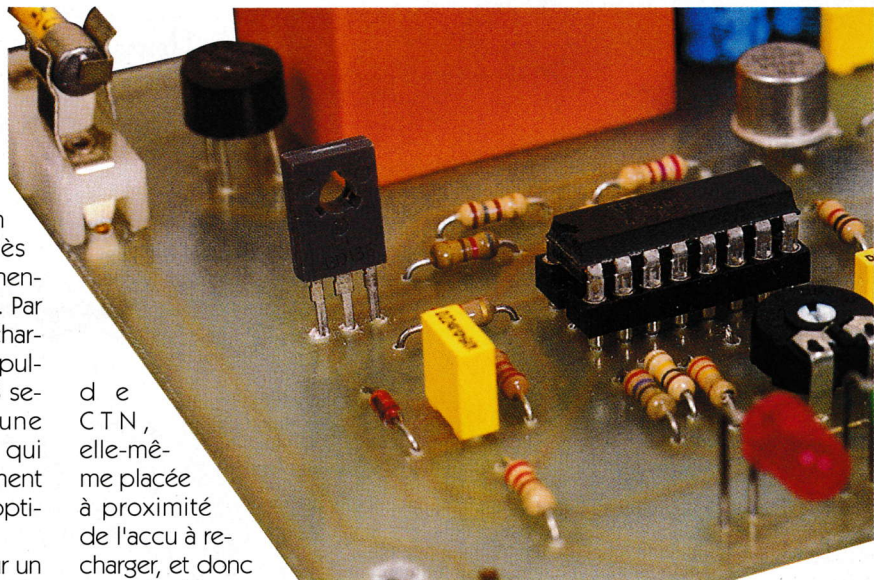d e CTN, elle-même placée à proximité de l'accu à recharger, et donc apte à détecter



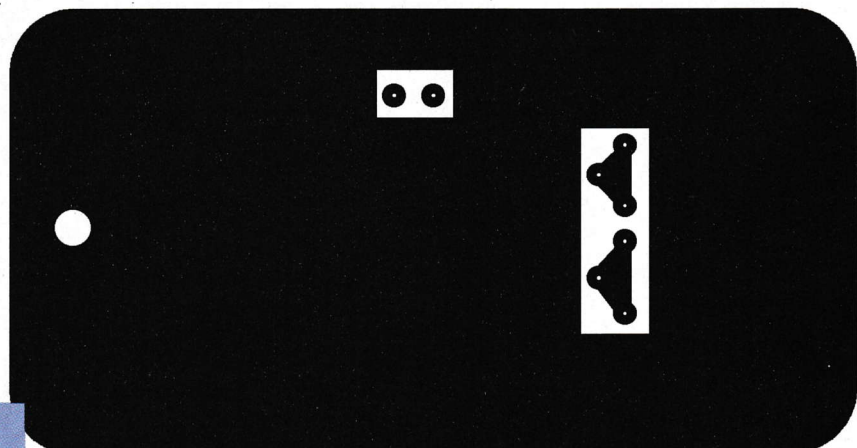4 LA FACE ARRIÈRE TRAVAILÉE EN CIRCUIT IMPRIMÉ.



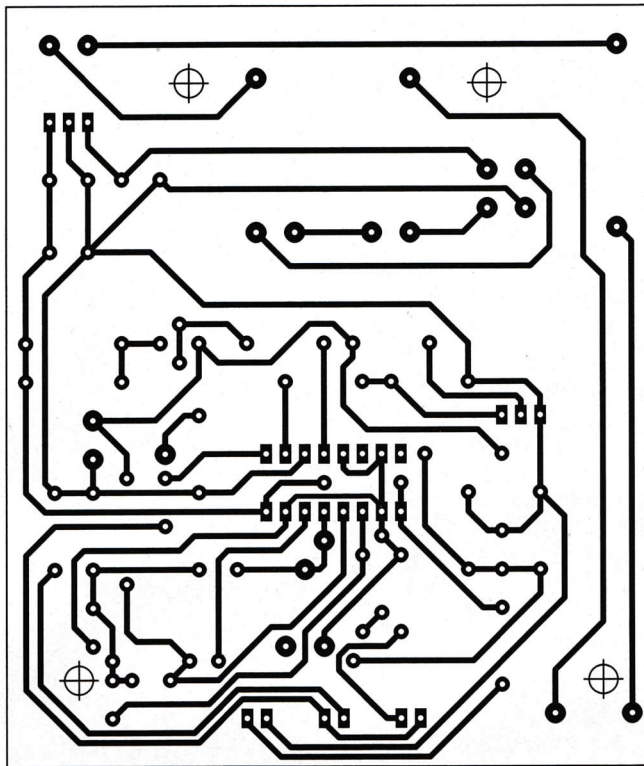


5 TRACÉ DU CIRCUIT IMPRIMÉ.

toute élévation de température anormale ou dangereuse. Dans des

6 IMPLANTATION DES ÉLÉMENTS.

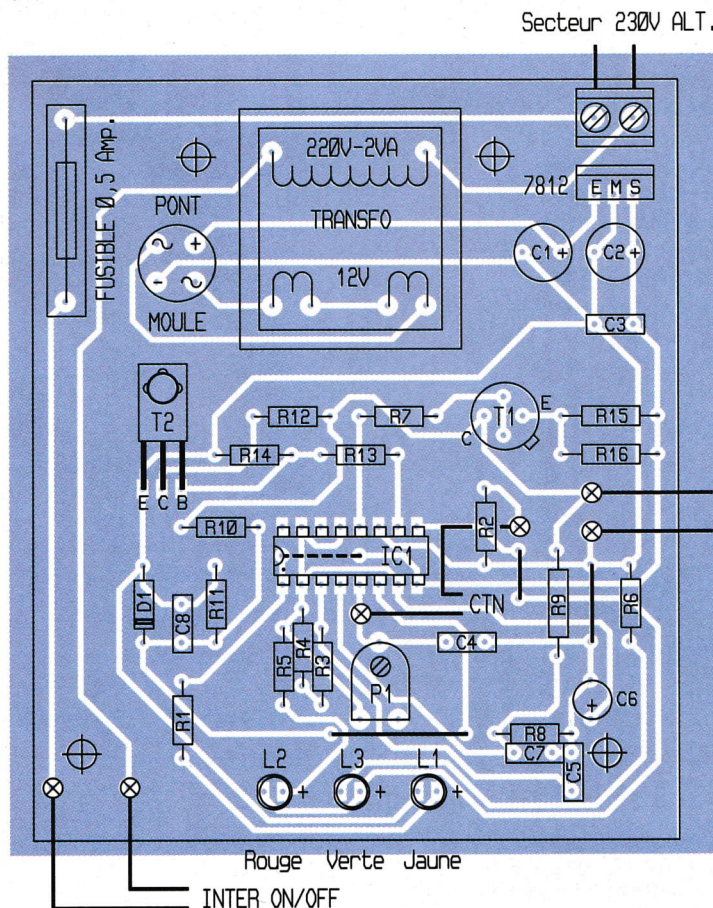conditions normales, cette option n'aura pas à intervenir pour notre accu de 8,4V qui ne s'échauffe quasiment pas en phase de charge. Lorsque les LED rouge et verte clignotent alternativement, on pourra considérer que l'accumulateur proposé au chargeur est défectueux ou proche de sa fin de carrière.



Comme nous venons donc de le découvrir, le circuit U2400B est particulièrement complet et très performant pour optimiser l'entretien des éléments Cd-Ni. Des modèles de capacité et de tension différents sont acceptés en modifiant certaines valeurs de composants, notamment R₁₅, R₁₆ et R₁₂, contrôlant la charge et la décharge de l'élément connecté.

Réalisation pratique

Notre chargeur a été prévu pour prendre place à l'intérieur d'un petit boîtier MMP isolant, constitué de 2 coquilles identiques. En face avant, seules apparaissent les 3 LED de signalisation qui renseignent l'utilisateur sur les étapes du travail effectué (Mise sous tension, pas d'accu connecté, accu en défaut, décharge, charge ou accu chargé). A l'arrière du boîtier, prendra place l'accu à recharger, connecté et fixé très simplement sur deux picots spéciaux adaptés à ses broches. La sonde CTN sera disposée au-dessus de lui pour surveiller la température. On pourra trouver encore l'interrupteur général de mise sous tension qu'il conviendra de n'actionner que lorsque l'élément sera correctement inséré et le secteur raccordé.

Le tracé des pistes de cuivre est donné à l'échelle 1 sur la **figure 5**. Il regroupe la quasi-totalité des composants présents dans notre schéma de principe. On n'oubliera pas notamment le petit strap situé sous le support du circuit intégré IC₁, un modèle à broches tulipe de préférence.

Veillez à la bonne orientation des composants polarisés, comme les diodes, transistors et condensateurs chimiques. La face arrière d'origine du boîtier a été remplacée par un circuit imprimé de mêmes formes (voir **figure 6**) Il y a peu de réglages à effectuer avant de procéder aux essais, et après un sérieux contrôle.

On pourra noter que le potentiel sur la broche 5 de IC₁ est variable à la fois par le réglage de l'ajustable P₁ et grâce à la température qui modifie la valeur de la sonde CTN en série avec R₂. Lorsque ce potentiel est inférieur à 0,525V, le circuit IC₁ déclenche le processus de mise en défaut en faisant clignoter les LED L₂ et L₃.

En phase de charge, on pourra approcher la pointe du fer à souder de la sonde pour constater la mise en service effective de cette sécurité. Régler simplement P₁ de manière à

permettre le fonctionnement à la température ambiante. La diode D₁ limite les effets de l'inversion d'un accu à l'entrée, situation peu probable si l'on utilise les connecteurs spéciaux à souder. On pourra également envisager d'alimenter ce chargeur à partir

d'une batterie de voiture, en amont donc du régulateur 7812, ce qui multiplie encore l'intérêt de ce petit chargeur spécialisé.

G. ISABEL

Nomenclature

Semi-conducteurs

IC₁ : circuit chargeur-déchargeur TFK U2400B de TFK, boîtier DIL16
pont moulé cylindrique 0,5 A
T₁ : transistor PNP 2N2905
T₂ : transistor NPN de puissance BD135
L₁ : diode 5 mm jaune (sous tension)
L₂ : diode 5 mm rouge (décharge)
L₃ : diode 5 mm verte (charge)
régulateur intégré 12V positif, boîtier TO220
D₁ : diode commutation 1N 4148
sonde CTN 10 k Ω

Résistances (1/4 de watt)

R₁ : 220 Ω
 (rouge, rouge, marron)
R₂ : 1 k Ω
 (marron, noir, rouge)
R₃ : 330 k Ω
 (orange, orange, jaune)
R₄ : 100 k Ω
 (marron, noir, jaune)
R₅, R₇ : 270 Ω
 (rouge, violet, marron)
R₆ : 330 Ω
 (orange, orange, marron)
R₈ : 6,8 k Ω
 (bleu, gris, rouge)
R₉ : 150 k Ω
 (marron, vert, jaune)

R₁₀ : 27 k Ω
 (rouge, violet, orange)
R₁₁ : 2,2 k Ω
 (rouge, rouge, rouge)
R₁₂ : 180 Ω
 (marron, gris, marron)
R₁₃ : 470 Ω
 (jaune, violet, marron)
R₁₄ : 820 Ω
 (gris, rouge, marron)
R₁₅, R₁₆ : 10 Ω
 (marron, noir, noir)
P₁ : ajustable horizontal 47 k Ω

Condensateurs


C₁, C₂ : chimique vertical 470 μ F/25V
C₃ : plastique 47 nF
C₄, C₇ : plastique 100 nF
C₅ : plastique 15 nF
C₆ : chimique vertical 100 μ F/16V
C₈ : plastique 220 nF

Divers

1 boîtier plastique MMP, modèle 115PP
1 transformateur moulé à picots 220/2x6V/2VA
1 porte fusible + cartouche sous verre 5x20/0,5 A
1 bloc de 2 bornes vissé soudé, pas de 5 mm
1 support à souder
16 broches tulipe
1 inter unipolaire
2 connecteurs à souder M + F pour pile 9V
1 cordon secteur

LES INFRAROUGES EN ÉLECTRONIQUE

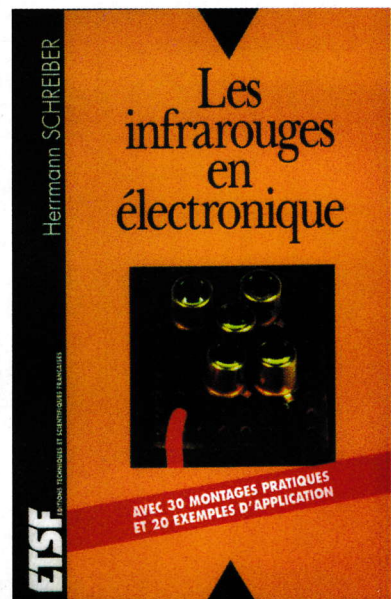L'utilisation des infrarouges en électronique est une technique qui se développe rapidement dans de nombreux domaines d'application. En particulier dans les matériels grand public: télé, vidéo, photo, hi-fi, alarmes, télécommandes, etc.



L'auteur commence par vous faire comprendre ce qu'est le rayonnement infrarouge, puis vous accompagne dans des expériences simples et surprenantes, à partir desquelles vous réaliserez des détecteurs d'approche, des télécommandes par infrarouges, et de nombreuses autres applications. Même, et surtout, si vous n'êtes que débutant en électronique, ce livre sera, pour vous, un guide précieux et efficace.

H. Schreiber ETSF/DUNOD
256 pages 165 F.

ETSF
 recherche auteurs

Écrire ou téléphoner à
Bernard Fighiera,
 01 44 84 84 65
 2 à 12 rue de Bellevue
 75019 Paris.



LA CTN DE CONTRÔLE PLACÉE
 SUR UNE FACE ARRIÈRE
 EN CIRCUIT IMPRIMÉ.




CARROUSEL GALACTIQUE

Disons le tout de suite, le montage que nous vous proposons dans ces colonnes ne servira pas comme son nom pourrait le laisser penser de moyen de communication futuriste avec les habitants éventuels de notre galaxie. Son rôle, plus futile, consistera simplement à vous régaler la vue dans la pénombre avec une multitude d'effets lumineux multicolores et variés.

Son principe de fonctionnement est très simple. Un moteur entraîne la rotation à vitesse variable d'un carrousel à trois branches supportant chacune quatre LED haute densité de couleur rouge, verte et jaune, réparties de façon particulière. Chaque groupe de LED de même couleur est piloté par un oscillateur à fréquence variable possédant une plage de réglage étendue.

En combinant la vitesse de rotation et la fréquence de clignotement de chaque groupe de LED, on obtient, grâce à la persistance rétinienne, des traînées de météorites. De plus, nous avons ajouté la possibilité d'une interaction des oscillateurs les uns sur les autres, ce qui augmente les possibilités de création permises.

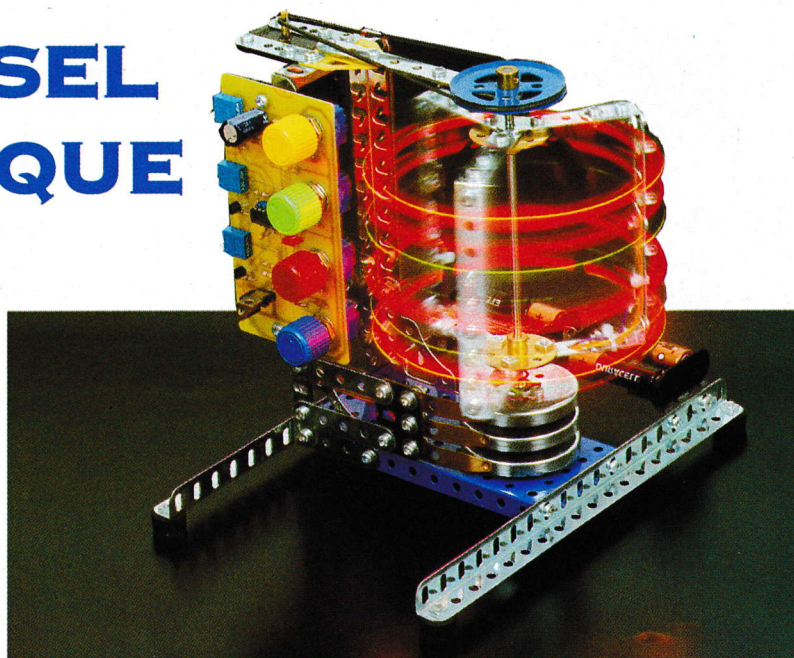Bien évidemment, cette réalisation fait appel à une réalisation mécanique minimaliste qui, pour qu'elle soit reproductible aisément et à moindre coût, fait appel à des pièces de MECCANO disponibles un peu partout. Toute cette partie



sera accompagnée d'une description détaillée pour les néophytes en la matière.

Fonctionnement électronique (figure 1)

Cette partie est relativement simple car elle ne fait appel, une fois n'est pas coutume, qu'à un seul et unique circuit intégré renfermant quatre portes trigger de Schmitt pour le fonctionnement complet du montage.

Débutons par les trois oscillateurs identiques chargés de piloter chacun un groupe de 4 LED parmi les trois couleurs utilisées. Chaque multivibrateur est constitué d'une porte de IC₁ associé à un potentiomètre, une résistance talon et un condensateur se chargeant et se déchargeant cycliquement. Ce sont, pour le premier oscillateur, P₁, R₇ et C₁, et de même pour les deux autres. Le signal obtenu présente alors une plage de fréquence assez importante et mérite d'être amplifié par le transistor T₁ à travers R₄, la résistance R₁ de faible valeur servant à limiter le courant circulant à travers les diodes D₁ à D₄. Les trois commutateurs S₁ à S₃ permettent de boucler suivant diverses configurations la sortie d'un oscillateur avec l'entrée libre de la porte NAND d'un autre trigger de Schmitt.


Notons que la position centrale de chaque commutateur relie l'entrée à l'état haut et lui permet de fonctionner librement sans interaction. Sur

les deux autres positions, on obtient une pseudo-modulation d'un oscillateur, par un des deux autres restants, ce qui accroît les effets disponibles.

La variation du régime moteur fait appel, pour des raisons de meilleur rendement, au principe de la variation de la largeur d'impulsion. Une porte du trigger de Schmitt (1, 2, 3) IC₁ est câblée en oscillateur à rapport cyclique variable grâce au potentiomètre P₄, encadré par deux diodes D₁₃ et D₁₄ montées tête bêche. R₁₀ sert de résistance talon et C₄ fixe la fréquence de base. Ce schéma un peu particulier permet des temps de charge et décharge de C₄ différents et par la même une dissymétrie des créneaux en sortie de celui-ci. Les signaux obtenus sont insuffisants pour la commande d'un moteur électrique, on fait alors appel à un transistor MOSFET T₄ qui augmente dans de grandes proportions le courant disponible.

Aux bornes du moteur, une diode de roue libre D₁₅ à faible temps de recouvrement, permet une rotation régulière quel que soit le rapport cyclique fourni.

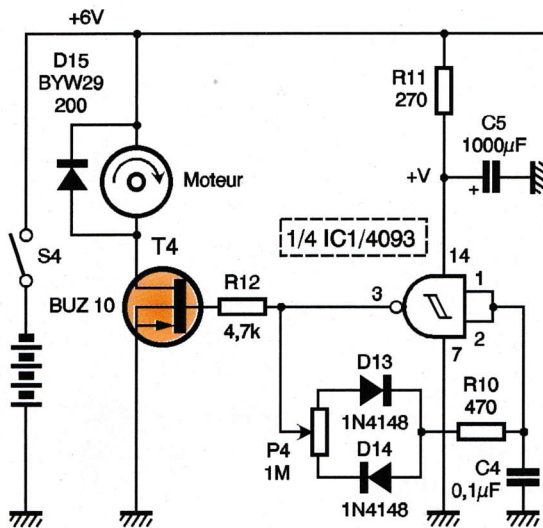L'alimentation de 6V ou plus, ne peut être plus simpliste et a été confiée à quatre piles 1,5V qui alimentent l'électronique à travers une cellule de découplage constituée de R₁₁ et C₅. La consommation totale étant supérieure à 600 mA, on obtiendra encore de meilleurs résultats en utilisant un bloc alimentation secteur en 9V, par exemple.



1 SCHÉMA DE PRINCIPE.


Réalisation de la partie électronique

Après confection du circuit imprimé (figures 2 et 3) par tout moyen à votre convenance, on débutera par la pose des trois straps et du support de circuit intégré. On poursuivra par l'implantation des composants passifs et des trois commutateurs trois positions S_1 à S_3 . Les quatre potentiomètres de 1 MW seront directement fixés sur le circuit imprimé et leurs pattes soudées côté cuivre. On pourra munir les axes de ceux-ci de boutons de couleur correspondant à celle des LED concernées. Les sorties seront reliées par des fils de câblage à un ensemble de trois contacts tournants dont nous verrons la réalisation ci-après.

Les essais se résument à fort peu de choses tout devant fonctionner immédiatement sans aucun réglage. Seules les constantes de temps des oscillateurs des LED peuvent être éventuellement modifiées s'il s'avérait qu'elles ne vous conviennent pas.

Réalisation mécanique (figure 4)

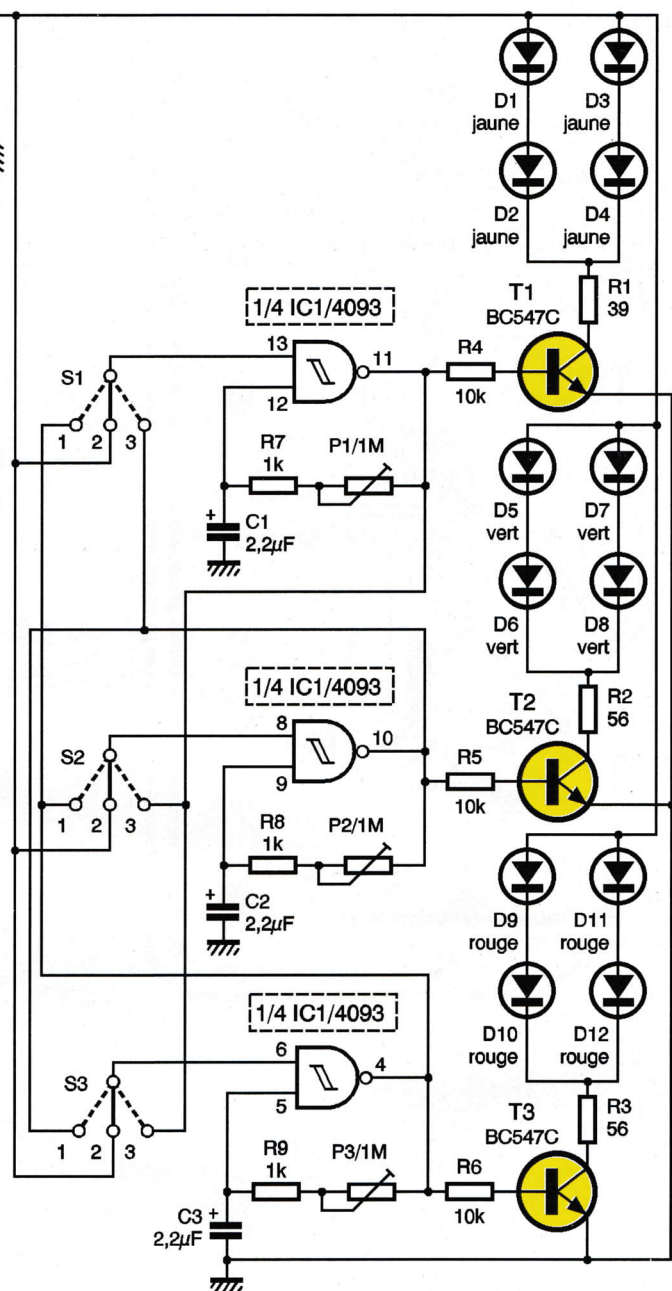
Pour une fois, la partie mécanique revêt une importance toute particulière, aussi nous allons la détailler. On s'aidera, pour l'explication qui va suivre, de la liste des pièces détachées MECCANO avec leur numéro





et leur désignation fournie à la fin de l'article.

Le châssis du carrousel doit être stable car la rotation implique forcé-

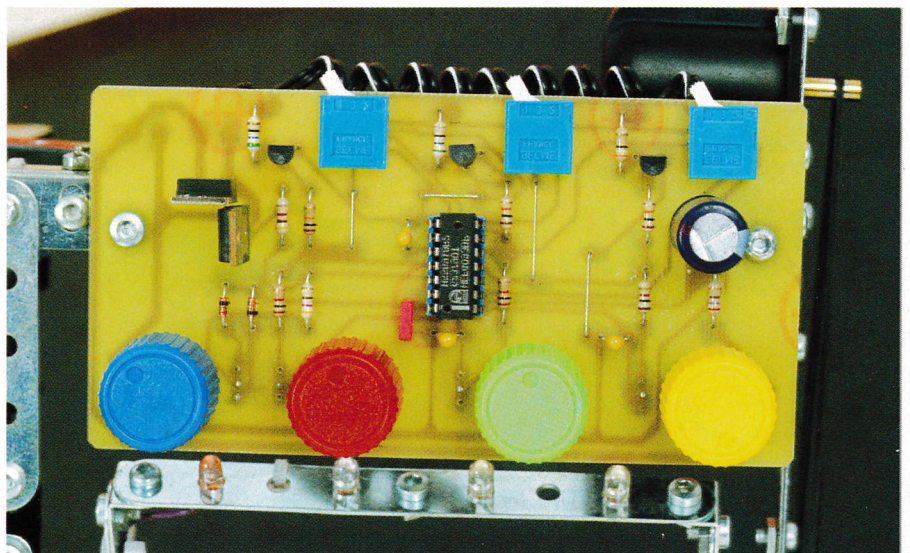ment des vibrations importantes pouvant contrarier le fonctionnement. Celui-ci est donc constitué d'une plaque à rebord 52 encadrée



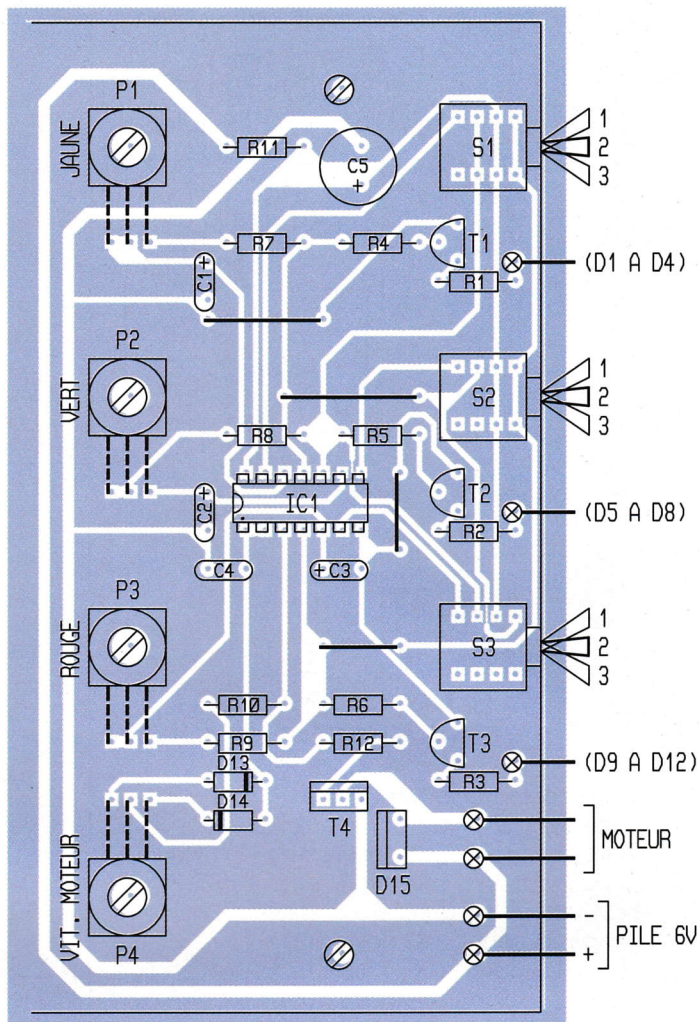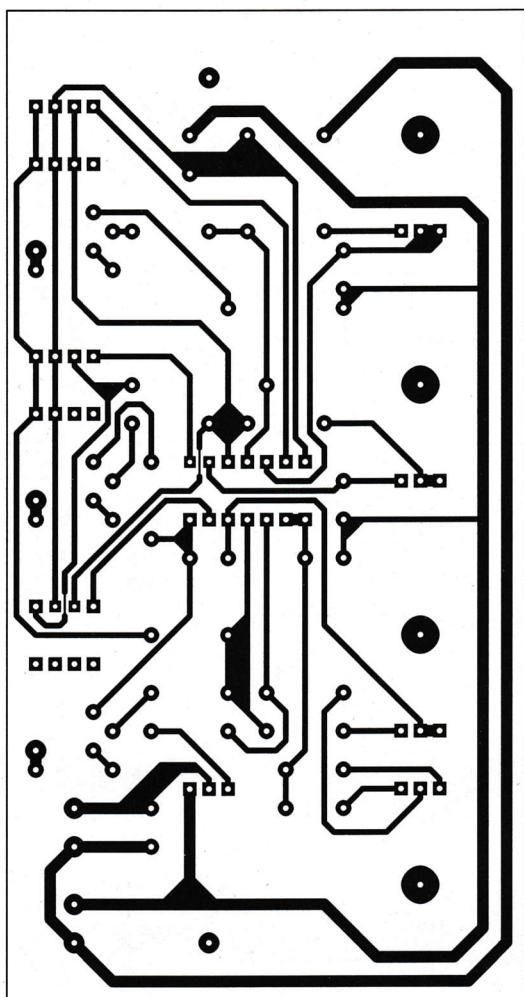

2

TRACÉ DU CIRCUIT IMPRIMÉ.

par deux cornières 19 trous. Aux quatre coins de celles-ci, quatre pneus 142 m sont fixés avec des vis de façon à jouer le rôle de Silentbloc destinés à amortir les vibrations. La potence est réalisée par deux cornières de 15 trous rigidifiées à la ba-

se par deux équerres d'assemblage et réunies en haut par une cornière 5 trous. Une bande de 11 trous placée en travers augmente encore la solidité de cette potence.


Au sommet de la potence, une embase triangulaire supporte le bras su-

3


IMPLANTATION DES ÉLÉMENTS.

périeur horizontal constitué de deux bandes jumelées de 9 trous. Chaque bras de la partie rotative est constitué d'une bande 9 trous reliée à deux bandes 5 trous par des équerres 12b. Les trois bras ainsi obtenus sont fixés suivant un angle de 120° sur deux roues barilletts de 6 trous qui seront enfilées sur une tige de 200 mm servant d'axe de rotation.

Chaque contact tournant est constitué d'une roue dentée 57 dents plastique servant de moyeu isolant sur laquelle est fixé un boudin de roue (voir schéma). Ces trois collecteurs sont enfilés les uns après les autres sur le même axe que la partie tournante avec un écartement identique correspondant à celui des trous MECCANO. Tous ces moyeux seront bien évidemment bloqués sur l'axe grâce aux vis fournies. Un fil vissé sur chacun des boudins de roue alimentera chacun des groupes de quatre LED.

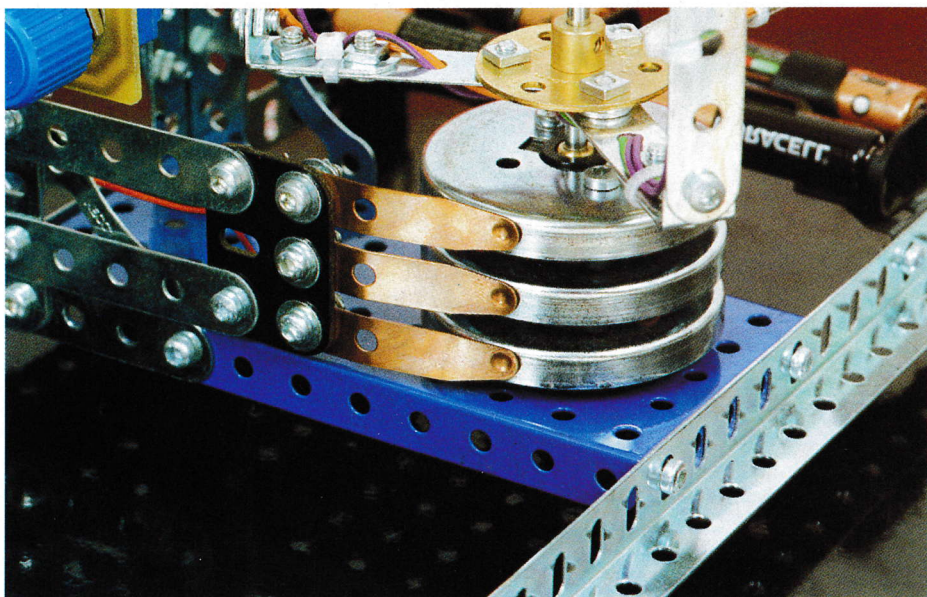

ASPECT DES CONTACTS TOURNANTS.

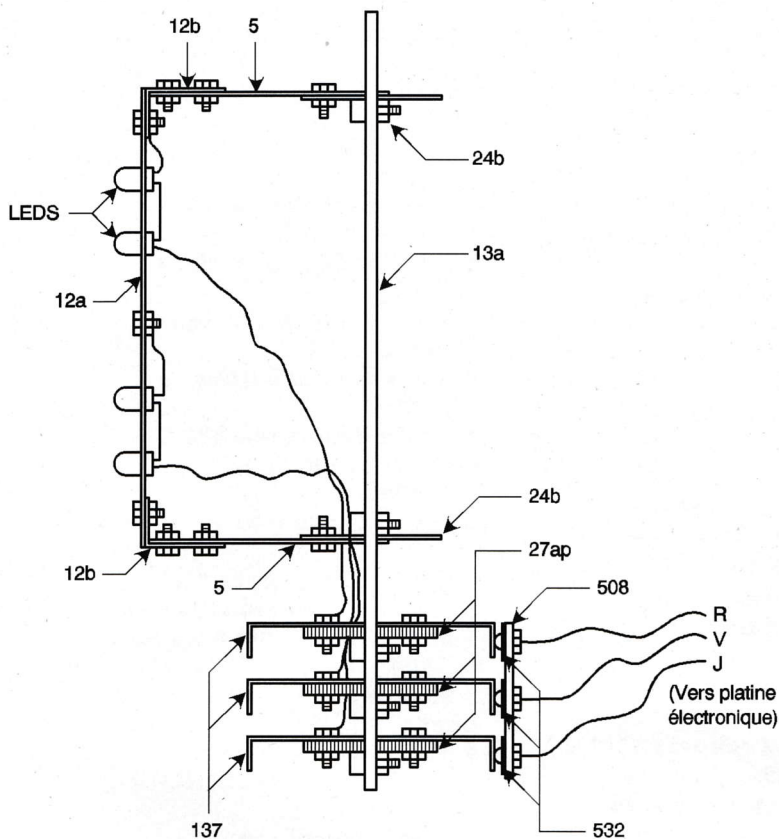


4

DÉTAIL DE MONTAGE.

Les balais qui frotteront sur ces boudins seront fixés sur une poutrelle isolante de 3 trous qui sera reliée à l'aide de deux bandes de 5 trous à l'in des piliers de la potence. On s'assurera que les trois balais assurent un contact intime avec la partie rotative en les courbant légèrement à la main et ce, sans excès afin de ne pas trop freiner le mouvement, chacun des balais sera relié à la platine électronique par un fil distinct.

Le moteur MECCANO sera fixé à l'aide de deux bandes 4 trous en arrière de la potence et assurera la rotation du carrousel grâce à une courroie caoutchouc tendue entre l'axe de celui-ci et une poulie de 47 mm fixée sur l'axe vertical. Les LED haute luminosité seront réparties par groupe de 2 de la même couleur suivant un montage série, parallèle de façon à occuper toute la hauteur des sept trous disponibles

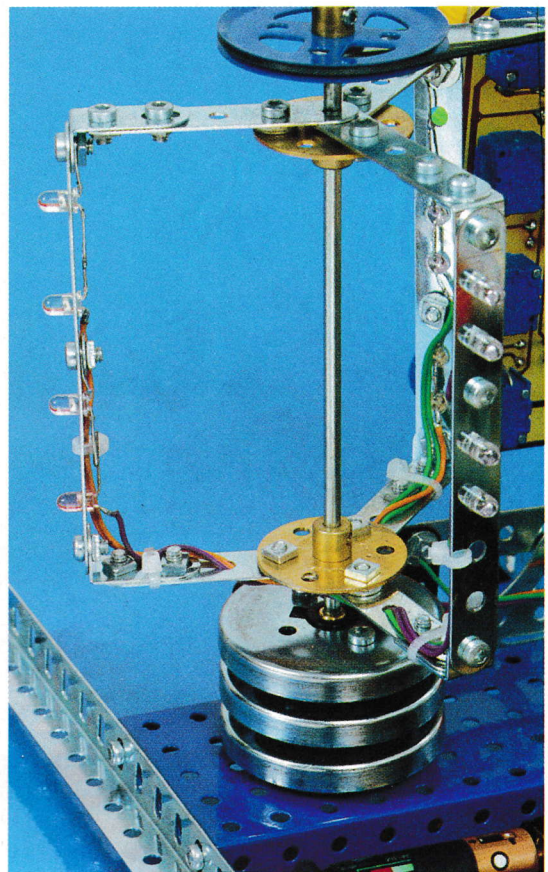


FIXATION DES LEDS.

de chaque bras. On panachera, afin d'obtenir un résultat chromatique intéressant lorsque l'ensemble est en rotation.

Il faut aussi signaler que les diodes de diamètre 5 mm auront été rentrées en force dans les trous libres des bandes, agrandis au diamètre à l'aide d'une perceuse avant leur montage. Il restera à fixer les deux supports de piles fournis avec le moteur sur une bande de 11 trous connectée par deux embases triangulaire.

Il ne faudra pas non plus oublier de relier toute la partie métallique du montage au pôle positif de l'alimentation, car celle-ci assure le point commun d'alimentation des diodes. La réalisation de cette partie ne devrait pas poser de gros problèmes avec l'aide supplémentaire des photographies.

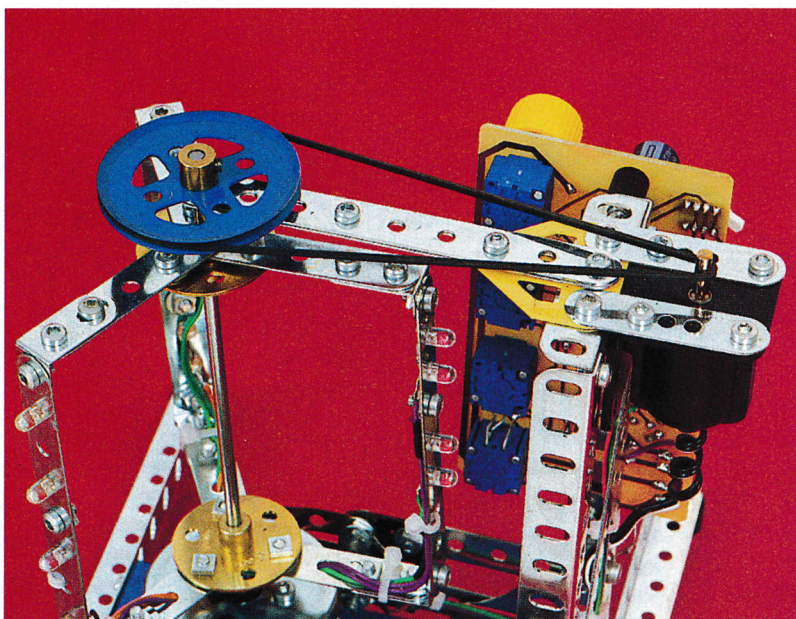On s'assurera de la rotation sans heurt de la partie tournante, variable grâce au potentiomètre P₄. A l'aide des quatre potentiomètres et de différentes combinaisons des commutateurs, vous pourrez juger des effets lumineux intéressants obtenus spé-



LA SECTION D'ENTRAÎNEMENT.

cialement dans l'obscurité.
 Cette réalisation, faisant appel à des notions imbriquées de mécanique et d'électronique, permettra par son approche didactique d'intéresser les plus jeunes de nos lecteurs, et les autres, avec en prime un résultat ludique non négligeable.

E. CHAMPLEBOUX

Nomenclature

Résistances $\frac{1}{4}$ W

R₁ : 39 Ω
 (orange, blanc, noir)
R₂, R₃ : 56 Ω
 (vert, bleu, noir)
R₄ à R₆ : 10 k Ω
 (marron, noir, orange)
R₇ à R₉ : 1 k Ω
 (marron, noir, rouge)
R₁₀ : 470 Ω
 (jaune, violet, marron)
R₁₁ : 270 Ω
 (rouge, violet, marron)
R₁₂ : 4,7 k Ω
 (jaune, violet, rouge)
P₁ à P₄ : potentiomètres
1 M Ω lin

C₁ à C₃ : 2,2 μ F/16V tantale
C₄ : 0,1 μ F MKT
C₅ : 1 000 μ F/16V chimique radial

IC₁ : 4093

T₁ à T₃ : BC547C

T₄ : BUZ 10 ou équivalent

D₁ à D₄ : LED jaunes haute luminosité \varnothing 5

D₅ à D₈ : LED vertes haute luminosité \varnothing 5

D₉ à D₁₂ : LED rouges haute luminosité \varnothing 5

D₁₃, D₁₄ : 1N4148

D₁₅ : BYW 29 200 ou équivalent (min.1A/60V)

S₁ à S₃ : interrupteurs Coquinter SECME 204-7843 ou équivalent

Boutons pour potentiomètres

Nomenclature des pièces MECCANO

1 plaque à rebords 11x5 trous réf.52
2 cornières 15 trous réf.8b
2 cornières 19 trous réf.8d
1 cornière 5 trous réf.9d
2 bandes 11 trous réf.2
5 bandes 9 trous réf.2a

8 bandes 5 trous réf.5
2 bandes 4 trous réf.6
2 équerres d'assemblage réf.108

1 embase triangulaire réf.126a

2 embases triangulaires coudées réf.126

3 boudins de roue nickelé réf.137

3 roues dentées plastique 57 dents réf.27ap

2 roues barillet 6 trous réf.24b

1 poulie 47 mm réf. 20a

4 pneus caoutchouc réf.142m

6 équerres 2x1 trous réf.12b

1 tige de 200 mm réf.13a

3 balais manette réf.532

1 poutrelle isolante 3 trous réf.508

1 moteur MO + support piles

1 bracelet caoutchouc
Vis + rondelles MECCANO
MOTOR MODEL,
95 rue Robespierre -
93100 MONTREUIL
Tél : 01 48 51 51 15

information technique, autres logiciels et mises à jour :

Pour l'électronicien créatif.

3617 code LAYOFRANCE

395 F LAYO1E
 Max. 1000 vecteurs/pastilles
 Pour les amateurs
 Dessin (1/1280^{ème}) pouce) + autorouteur multi - mais aussi simple face. 100% OPÉRATIONNEL (sorties & sauvegarde) et en français, 700 composants dont 100 CMS, 16 couches + manuel. Importation schémas ou NETs et placement des composants automatique.


750 F DOUBLE
 Extension 2000 vecteurs/pastilles
 Amateurs exigeants

1550 F QUATRO
 Extension 4000 vecteurs/pastilles
 Sociétés

LAYO FRANCE SARL
 Château Garamache - Sauvebonne
 83400 Hyères
 Tél. : 04 94 28 22 59 - Fax : 04 94 48 22 16
 Téléchargements - mises à jour : 3617 code LAYO

Version
LAYO1

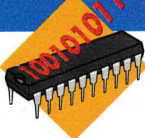OFFRES SURPRENANTES DE 400 À 2000 F HT DE REMISES
 et en plus, des visualiseurs Layo sous Windows 95 à gagner
 pour nos 50 000 fidèles utilisateurs depuis 1986...
AVANT le 30 mars..., consultez le 3617 code LAYO



ELEC. PROG.

GESTION D'ACCÈS À PIC ET BOUTON DALLAS


Que celui qui n'a jamais oublié son code de carte bleue ou perdu ses clés ne lise pas les lignes qui suivent, elles ne lui sont pas destinées. Le système de gestion d'accès qui suit permet de réaliser toutes les fonctions d'identification d'un utilisateur grâce à un bouton DALLAS présenté devant le lecteur. Malgré son prix modique, il n'en est pas moins très sûr puisque le code utilisé ne présente pas moins de 2^{64} combinaisons soit un peu plus de 18 milliards de milliards !




Le principe

Le but du montage proposé dans ces lignes est de réaliser la commande d'une gâche électrique ou la mise en route et l'arrêt d'une alarme par un système d'identification simple et sûr. Un microcontrôleur de type PIC 16C84 interroge en permanence un lecteur DALLAS afin de détecter si un bouton est présenté. Pour cela il envoie régulièrement une impulsion de reset et attend

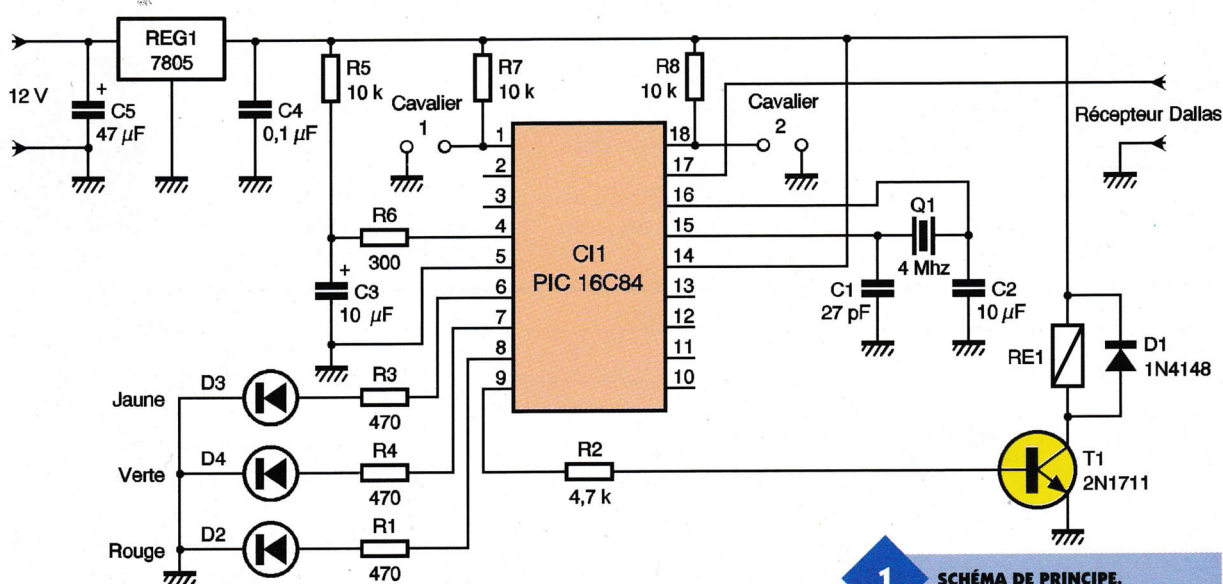une réponse de présence du lecteur. Si aucun bouton n'est présenté, le test est relancé. Lorsqu'une présence est détectée, le 16C84 interroge le bouton pour connaître son numéro d'identification et le compare aux numéros stockés dans son EEPROM pour savoir s'il fait partie des numéros valides. Si c'est le cas, il commande le relais en fonction de la configuration des cavaliers définie ci-dessous.



1 SCHÉMA DE PRINCIPE.

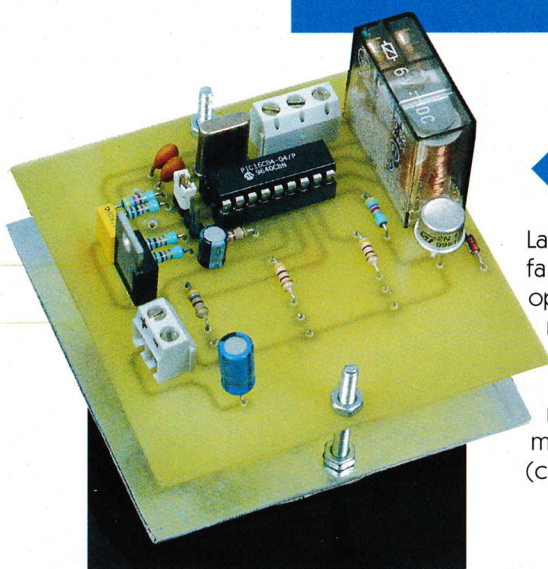

Configuration des cavaliers

Afin de pouvoir commander un grand nombre de systèmes, notre montage a été équipé de 2 cavaliers de configuration du relais de sortie permettant de sélectionner le type de sortie :

- cavalier 1 seul, contact fermé pendant 1 seconde (commande de portail automatique)
 - cavalier 2 seul, bistable (alarme)
 - pas de cavalier, contact fermé pendant 5 secondes (gâche électrique)
- La durée d'un cycle est toujours de 5 secondes pendant lesquelles la LED verte reste allumée.

Visualisation

Afin d'informer l'utilisateur de son autorisation d'accès, 3 LED ont été associées au montage :

- une LED jaune indiquant la marche du système ou le mode première acquisition,
- une LED verte indiquant la prise en compte d'un utilisateur autorisé et le mode programmation,
- une LED rouge signalant la présentation d'un bouton non valide ou une opération d'effacement.

Programmation

A la mise en route, le système n'a en mémoire aucune clef valide, cet état est indiqué par le clignotement de la LED jaune, le premier bouton présenté au lecteur devient le premier bouton permettant l'accès et le bouton de programmation.

Pour rentrer en mode programmation, il suffit de maintenir le bouton de programmation après la fin du cycle d'ouverture normal, le passage dans ce mode étant signalé par le clignotement de la LED verte. 2 opérations sont alors possibles :

- l'autorisation d'un nouveau bouton en le présentant devant le lecteur, (signalé par la LED verte),
- l'effacement de tous les codes en mémoire en représentant le bouton de programmation (LED rouge).

VUE DU MONTAGE.

La sortie du mode programmation se fait automatiquement lorsqu'une opération de validation ou une opération d'effacement est réalisée.

Il est à noter que, quand une opération d'effacement est demandée, le système repasse en mode première programmation (clignotement LED orange).

Architecture du système

Ce montage est construit autour d'un PIC 16C84 fonctionnant avec une horloge à quartz de 4 MHz.


Celui-ci, étant doté de 13 lignes d'entrées sorties et d'une mémoire EEPROM interne, correspondait parfaitement au cahier des charges que nous nous étions fixés. De plus, les sorties étant capables de fournir un courant de 10 mA peuvent donc alimenter directement les LED de signalisation. Le relais est commandé par un transistor monté en émetteur commun et a été choisi afin de pouvoir disposer d'un contact sec capable de commuter un courant de 5 ampères, disposition indispensable dans le cas d'une commande de gâche électrique. Le circuit imprimé intègre un régulateur de tension 5V et pourra être alimenté par un bloc secteur capable de fournir un courant de 500 mA sous 12V.

Montage mécanique

Le circuit imprimé a été monté sur une plaque en métal galvanisé destinée à être posée dans une boîte de dérivation plastique. La face avant a été imprimée sur un papier autocollant puis posée sur la plaque de tôle.

Réalisation

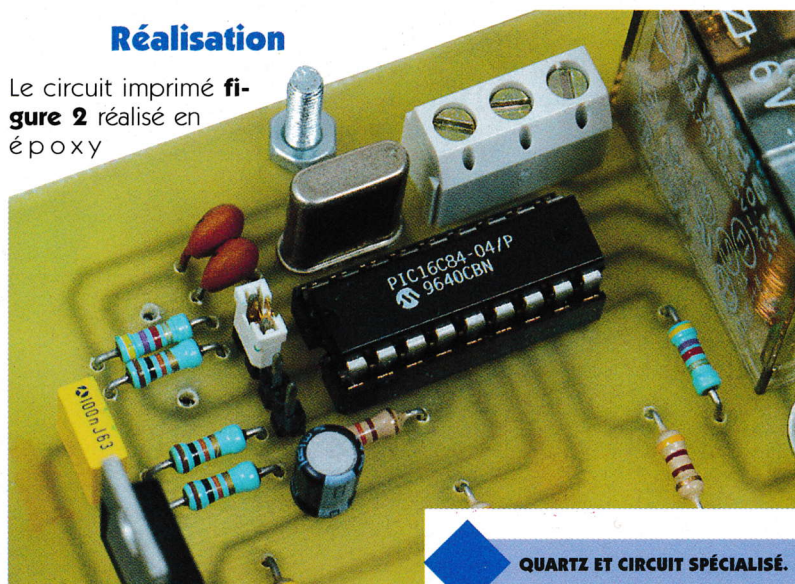Le circuit imprimé **figure 2** réalisé en é p o x y



QUARTZ ET CIRCUIT SPÉCIALISÉ.

simple face sera insolé puis gravé de façon habituelle. Après vérification de la continuité des pistes, on réalisera le perçage à 0,8 mm (1 mm pour les borniers) et on procédera à son étamage et, éventuellement, à l'application d'une couche de vernis épargne (dans le cas d'une utilisation à l'extérieur). La face avant métallique sera réalisée en tôle galvanisée de 4/10 de mm à la grignoteuse et le perçage sera réalisé suivant le gabarit fourni. Le lecteur DALLAS sera monté à l'aide de la rondelle auto serrante fournie, pour une meilleure fixation, l'ensemble sera collé sur la plaque métallique à l'aide de colle.

La technologie des boutons DALLAS

Les 1 boutons de DALLAS



Le système bouton de DALLAS est composé d'un boîtier de la taille d'une pile lithium et d'un lecteur. Le boîtier est identifié en usine par un code unique sur 64 bits. Lorsque le bouton est mis en contact avec le lecteur, une liaison électrique est assurée et le protocole de lecture peut être établi. Ce protocole est appelé par DALLAS le MICRO-LAN, il s'agit d'un protocole half duplex sur 2 fils.

Composition du code d'identification

Ce code est composé de 8 octets qui sont :

- le numéro de série sur 1 octet,
- un code d'identification unique sur 6 octets,
- un CRC (cyclic redundancy check) sur un octet.

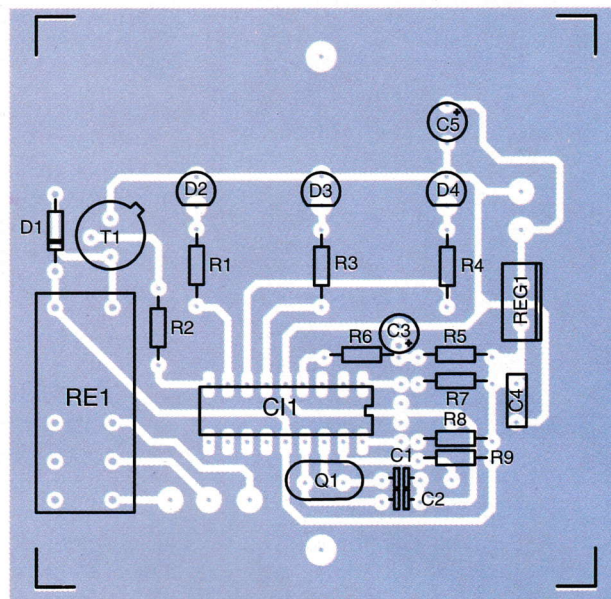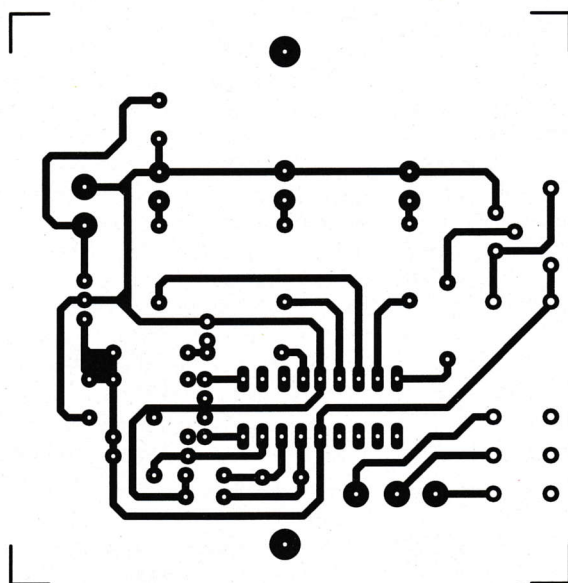On obtient donc un code sur 8 octets soit 64 bits.



2 TRACÉ DU CIRCUIT IMPRIMÉ.

Le protocole

La liaison est établie sur une ligne DATA et la masse, celle-ci, est bidirectionnelle et du type maître/esclave. Le bouton DALLAS est esclave du système qui le questionne. La chronologie des événements est la suivante :

- envoi d'un reset par le maître,
- l'esclave répond s'il est présent
- le maître envoie une commande de lecture mémoire,
- l'esclave répond un octet,
- le maître répète la commande de lecture mémoire,
- l'esclave répond l'octet suivant,
- lorsque les 8 octets ont été lus le

maître renvoie un reset.

Le timing des signaux est défini précisément et doit être scrupuleusement respecté pour que la communication se déroule correctement. Les lecteurs intéressés par les boutons de DALLAS pourront trouver sur Internet toutes les précisions et les notes d'applications de DALLAS à l'adresse suivante :

WWW.DALSEMI.COM

A cette occasion, vous pourrez également découvrir toute la gamme de boutons et notamment des modèles avec horloge et EEPROM intégrée!

Le programme

La partie la plus importante de cette réalisation résidant dans le logiciel, le source a été commenté de ma-

3 IMPLANTATION DES ÉLÉMENTS.


nière précise afin de servir de référence pour d'autres applications. On pourra facilement réutiliser les sous-programmes relatifs au protocole MICRO-LAN et le calcul du CRC (somme de contrôle).

La mise au point du sous-programme de calcul du CRC a été réalisée à partir d'une note d'application de DALLAS disponible sur le site INTERNET (Understanding and Using Cyclic Redundancy checks with DALLAS semiconductor touch memory products).

J.-P. MANDON

Nomenclature

- R₁, R₃, R₄ : 470 Ω ¼ W (jaune, violet, marron)**
- R₂, R₉ : 4,7 kΩ ¼ W (jaune, violet, rouge)**
- R₅, R₇, R₈ : 10 kΩ ¼ W (marron, noir, orange)**
- R₆ : 330 Ω ¼ W (orange, orange, marron)**
- D₁ : 1N4148**
- D₂ : LED rouge Ø 5 mm**
- D₃ : LED jaune Ø 5 mm**
- D₄ : LED verte Ø 5 mm**
- T₁ : 2N1711**
- RE₁ : relais FINDER 6V DC**
- REG₁ : régulateur 5V 7805**
- CI₁ : PIC 16C84**
- Q₁ : quartz 4 MHz**
- C₁, C₂ : 27 pF céramique**
- C₃ : 10 µF/16V chimique**
- C₄ : 1,1 µF MKH**
- C₅ : 47 µF/25V chimique**

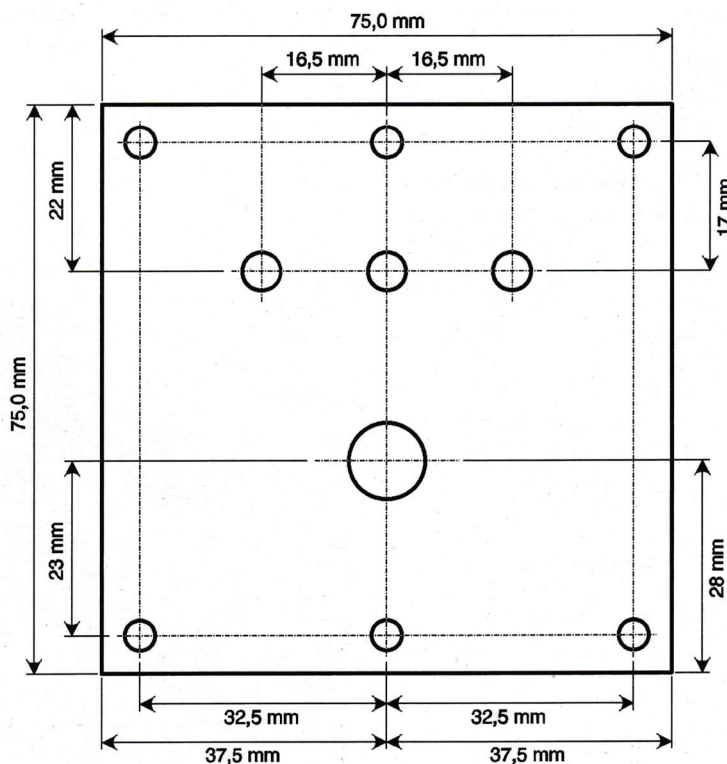



ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR RADIOCOMMANDÉ

En rentrant la nuit dans la cour de sa maison, il est toujours désagréable de sortir de son véhicule, dans l'obscurité, pour commander l'éclairage extérieur. Éclairage qu'il faudra d'ailleurs couper plus tard. Le but du présent montage est de résoudre l'ensemble de ces problèmes. En effet, une radiocommande actionnée depuis la voiture met en service un éclairage temporisé. Un supplément de confort tout à fait appréciable...

Le principe (figure 1)

L'émetteur fait appel au module MIPOT miniaturisé commandé par le biais d'un encodeur destiné à éviter toute commande abusive par une autre source d'ondes HF.

Le récepteur, après avoir reconnu et accepté l'émission codée, commande une minuterie à temporisation réglable qui met en service l'éclairage extérieur en question.



Le fonctionnement (figures 2, 3 et 4)

ÉMETTEUR

Alimentation

L'énergie est fournie par la batterie 12V du véhicule, par l'intermédiaire d'un bouton-poussoir monté par exemple sur le tableau de bord. Cette disposition permet d'installer l'émetteur dans son boîtier, à poste fixe, par exemple sur la plage arrière, dans un endroit où l'efficacité de l'antenne d'émission est maximale. Le module MIPOT est directement alimenté par le potentiel de 12V. En revanche, il est nécessaire de ne pas dépasser 11V pour l'alimentation de l'encodeur qui est un UM3750. Aussi, grâce à l'ensemble R_1 et la diode zener D_2 , on dispose d'un potentiel de 10V destiné à l'alimentation de ce circuit intégré.


Encodage


L'encodage est réalisé par un circuit intégré spécialement conçu pour cela. Il s'agit de l'UM3750 dont le brochage et le fonctionnement sont

illustrés en figure 4. Lorsque l'entrée "MODE SELECT" est reliée à un état haut, le circuit fonctionne en mode "encodage". La base de temps est déterminée par le couple R_2/C_3 . Dans le cas présent, l'oscillateur interne oscille à une fréquence de base de l'ordre de 100 kHz. Le codage se réalise en reliant 1 ou plusieurs des 12 entrées de codage à un état bas. Il y a ainsi 2^{12} combinaisons possibles, soit 4096. Dans l'exemple traité, on a simplement laissé la possibilité d'utiliser les 9 premières entrées, ce qui représente malgré tout 512 combinaisons. A noter que toute entrée de codage laissée "en l'air" prend la valeur binaire 1. La figure 4 montre la structure du signal BF ainsi généré. Ce dernier se renouvelle aussi longtemps que l'on alimente l'émetteur.

Émission et amplification

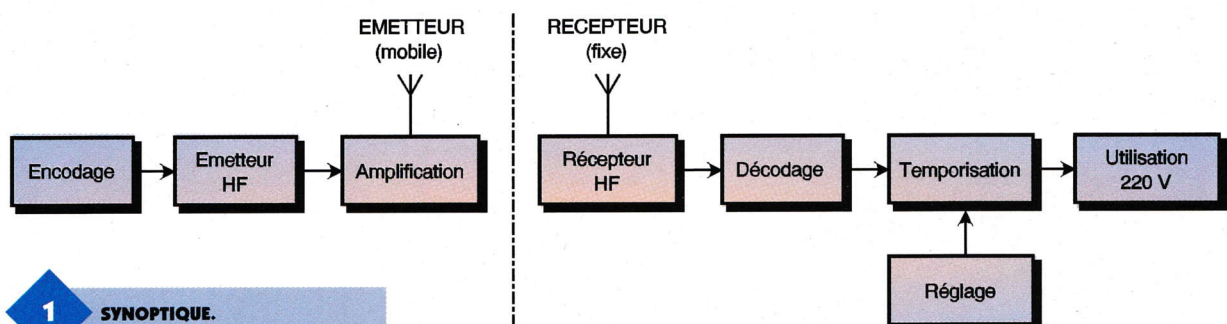Le circuit intégré référencé IC_2 est un module HF MIPOT. Il s'agit de l'émetteur miniature TX433 qui émet avec une porteuse de 433 MHz. Il émet lors des états hauts présentés sur son entrée DATA (broche 6), elle-même en liaison avec la sortie de codage de IC_1 . Les signaux HF sont ensuite



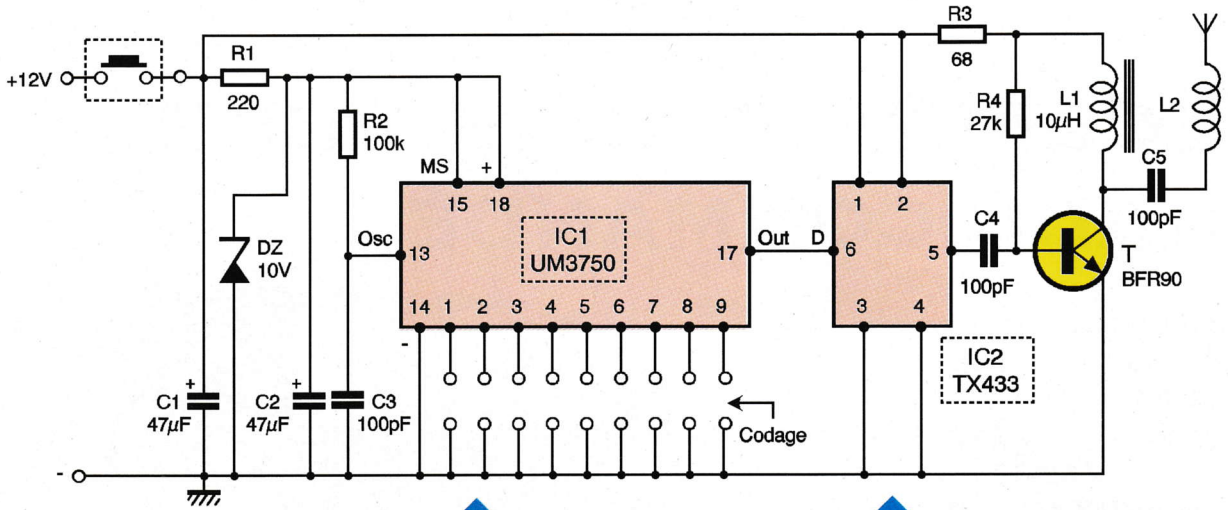


2

SCHEMA DE PRINCIPE ÉMETTEUR.


3

SCHEMA DE PRINCIPE RÉCEPTEUR.

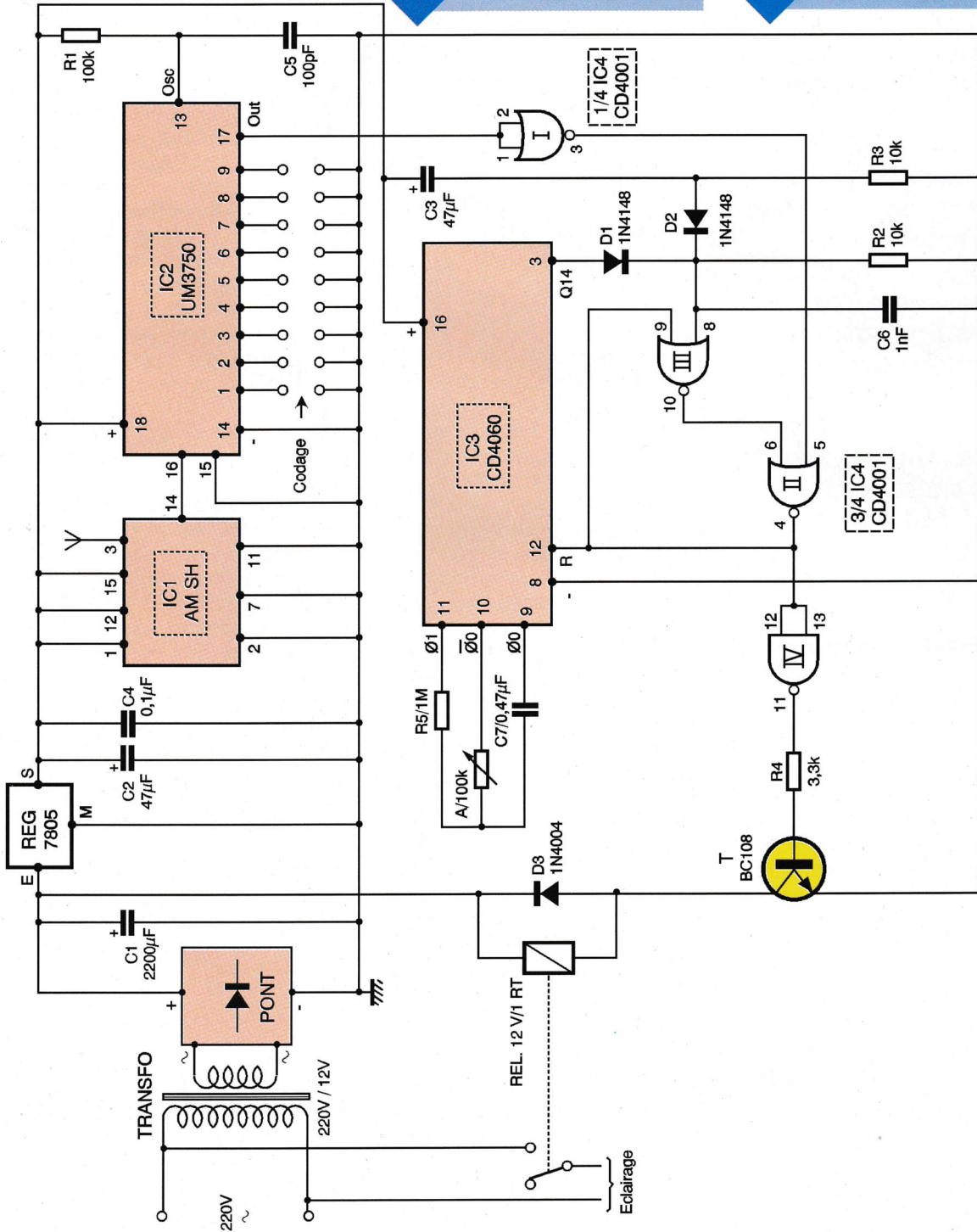

EMETTEUR

TX 433

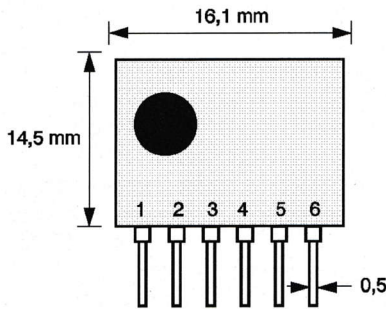


Pas : 2,54 mm 3, 4 = GND
 Epaisseur : 6 mm 1, 2 = Vcc
 6 = TX DATA
 5 = ANTENNE

4a BROCHAGE TX433.

amplifiés par un étage de sortie dont le cœur est le transistor HF T₁, un BFR90. Il comporte dans son circuit collecteur une self d'arrêt de 10 µH, repérée L₁. Les ondes HF sont acheminées vers l'antenne d'émission par l'intermédiaire de C₅ et de la bobine L₂ dont nous aurons l'occasion de reparler plus tard. L'antenne a son meilleur rendement pour une longueur de 17 cm, ce qui correspond au quart d'onde.


TRANSISTOR HF

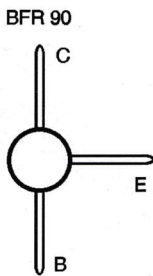

4c BROCHAGE BFR90.

RECEPTEUR

AMSH

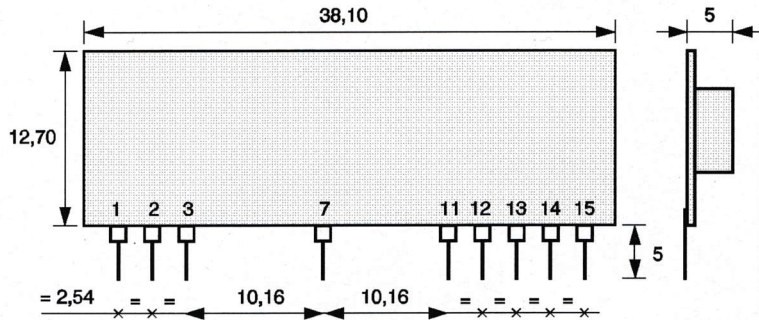

2, 7, 11 = GND
 1, 12, 15 = +5 Vdc* ou +alim
 3 = Antenne
 13 = ne pas utiliser
 14 = sortie TTL
 * Les pins 1, 12 & 15 ne sont pas reliées en interne.


4b BROCHAGE MODULE MIPOT AMSH.

RÉCEPTEUR

Alimentation

Étant donné qu'il s'agit d'une installation à poste fixe, l'énergie sera fournie par le secteur 220V par l'intermédiaire d'un transformateur dont l'enroulement secondaire dé-

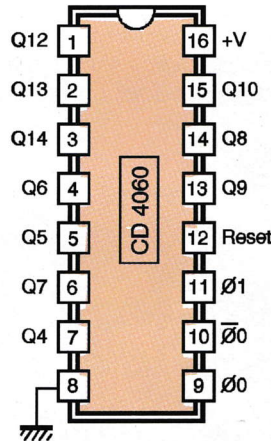livre un potentiel alternatif de 12V. Un pont de diodes redresse les deux alternances, tandis que la capacité C₁ réalise un premier filtrage. Sur la sortie d'un régulateur 7805, on recueille un potentiel continu stabilisé à 5V. Cette valeur est imposée





$$T = 2^n \times t$$


Q4	16 t	Q9	512 t
Q5	32 t	Q10	1024 t
Q6	64 t	Q12	4096 t
Q7	128 t	Q13	8192 t
Q8	256 t	Q14	16384 t


4d BROCHAGE DU CD4060.

4e BROCHAGE UM3750.

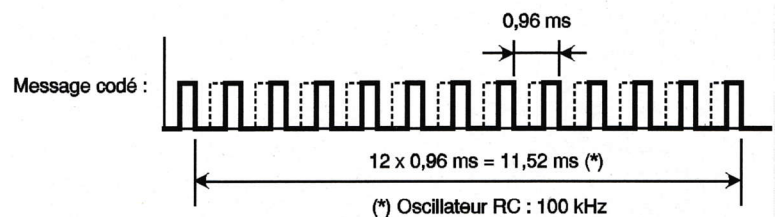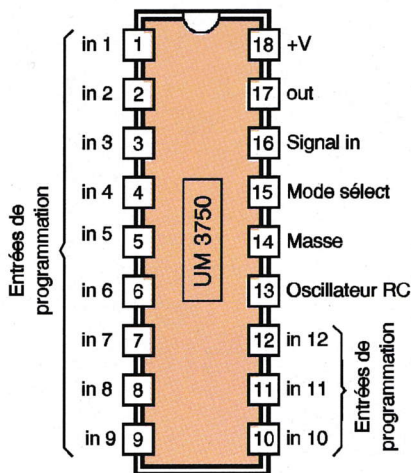

Détail du codage d'un bit :

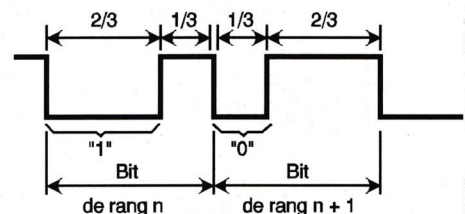

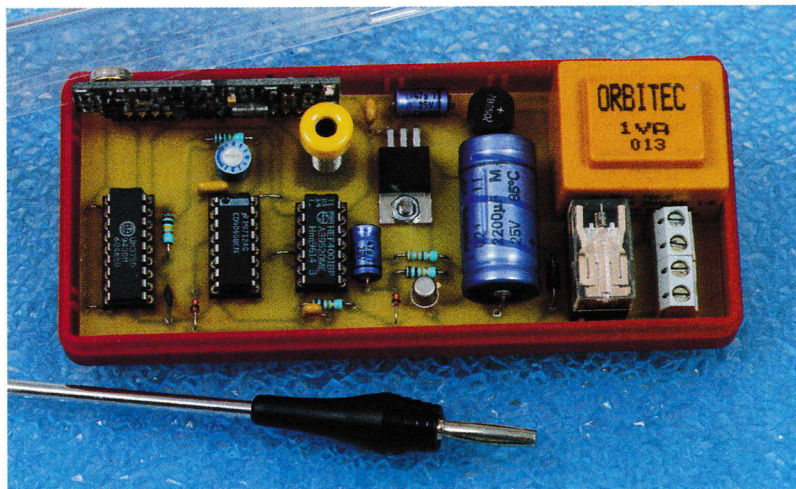



LE RÉCEPTEUR ET SON ANTENNE.

par la présence du module HF de réception. La capacité C_2 effectue un filtrage complémentaire tandis que C_4 découple le montage de l'alimentation.

Réception et décodage

Les signaux HF, en provenance de l'émetteur, sont reçus par un récep-

LE MODULE MIPOT DE RÉCEPTION.

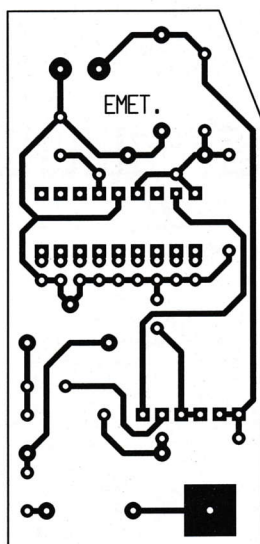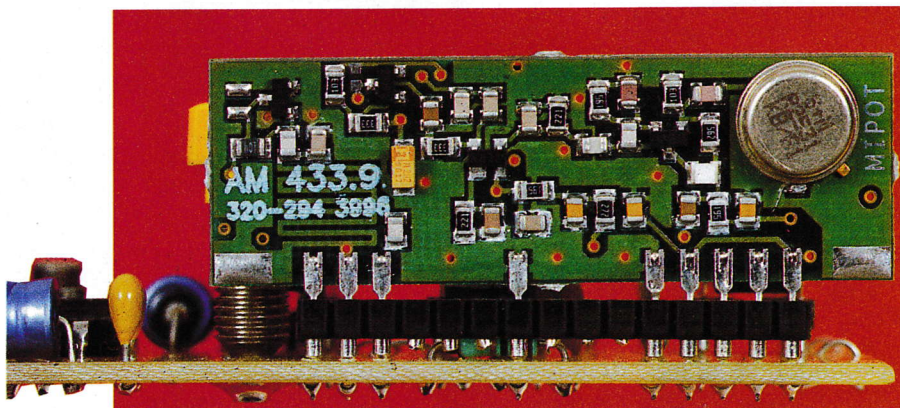

teur, la sortie "OUT" (broche 17) passe à l'état bas. La sortie de la porte NOR I de IC_3 présente alors un état haut.

Temporisation

Les portes NOR II et III forment une bascule R/S (RESET/SET). Toute impulsion positive sur l'entrée 8 de cette bascule a pour effet le passage à un état haut permanent de la sortie de la porte II. Inversement,


5a TRACÉ DU CIRCUIT IMPRIMÉ DE L'ÉMETTEUR.


6a IMPLANTATION DES ÉLÉMENTS DE L'ÉMETTEUR.

toute impulsion positive sur l'entrée 5 de la porte II a pour conséquence le passage à l'état bas permanent de la sortie de la même porte. Lors de la mise sous tension du montage, la capacité C_3 se charge rapidement à travers R_3 . Il en résulte une brève impulsion positive sur l'entrée 8 de la bascule R/S par l'intermédiaire de la diode D_2 . La sortie de la bascule s'initialise alors automatiquement sur l'état haut. Cet état haut est présenté en permanence sur l'entrée RESET du compteur IC_3 , un CD4060. Ce dernier est alors en position de blocage; toutes les sorties Q_i présentent un état bas.

Lorsque le récepteur valide un signal en provenance de l'émetteur, un état haut fugitif est présenté sur l'entrée 5 de la bascule, dont la sortie passe à l'état bas. Le compteur IC_3 entre alors en fonction. En particulier, sur la broche 00 on relève des créneaux de forme carrée dont la période dépend essentiellement de la position angulaire du curseur de l'ajustable A. En position médiane, la période de créneau est de l'ordre de 50 ms. Par contre, en position de résistance maximale, cette période passe à 100 ms. Au bout d'une durée correspondant à une période complète du signal sur la sortie Q13, la sortie Q14 passe à l'état haut. Par l'intermédiaire de D_1 , l'entrée 8 de la bascule R/S est soumise à un état haut. La sortie de la bascule repasse à son état haut de repos. Le compteur est alors de nouveau bloqué sur sa position zéro et se trouve désactivé.

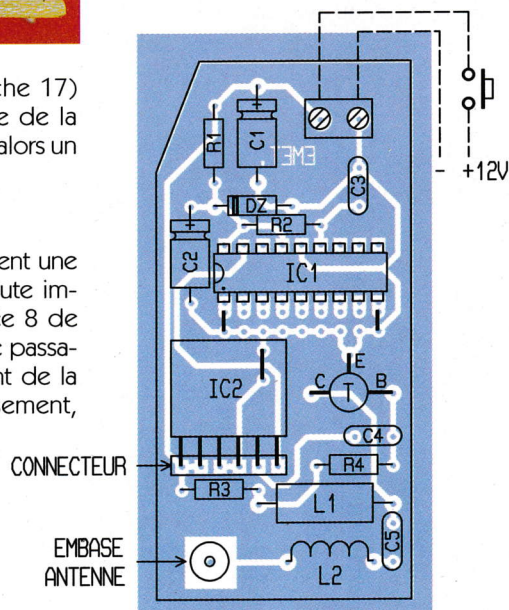La temporisation maximale est de $0,1 s \times 2^{13} \# 820 s$ ce qui correspond à presque 14 minutes.



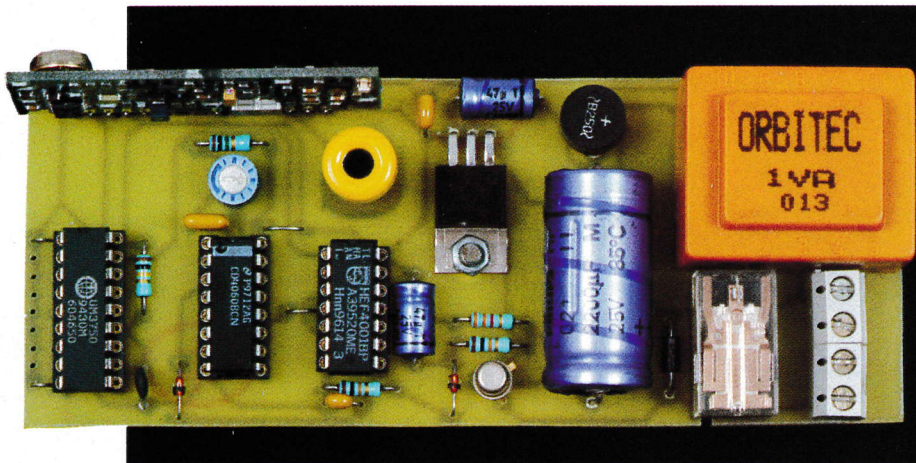

LE RÉCEPTEUR CÂBLÉ.

Circuit d'utilisation

Compte tenu des explications ci-dessus, on distingue deux situations :

- La position de veille où la bascule R/S présente un état haut ce qui se traduit par un état bas sur la sortie de la porte NOR IV,
- La position de temporisation pour

laquelle la bascule présente un état bas d'où un état haut sur la sortie de la porte NOR IV.

Ainsi, en situation de temporisation le transistor NPN T est saturé. Il comporte dans son circuit collecteur le bobinage d'un relais qui se ferme. Ses contacts Repos/Travail mettent directement en liaison le circuit d'utilisation avec le potentiel d'alimentation de 220V.

A noter que le relais est directement

alimenté par le potentiel redressé de 12V disponible sur l'armature positive de C₁. La diode D₃ protège le transistor des effets de self qui se manifestent surtout lors des coupures.


La réalisation

Circuits imprimés (figures 5a et b)

Peu de commentaires sont à faire sur la réalisation de ces circuits imprimés. Toutes les méthodes habituellement mises en œuvre peuvent être utilisées : application directe d'éléments de transfert, confection de typon, méthode photographique en prenant les modules publiés comme référence. Après gravure dans un bain de perchlorure de fer, les modules sont à rincer très abondamment à l'eau tiède. Enfin, toutes les pastilles sont à percer à l'aide d'un foret de 0,8 mm de diamètre dans un premier temps, puis, pour certains trous devant être plus gros, à l'aide de forets de diamètre adaptés à ceux des composants auxquels ils sont destinés.


5b


TRACÉ DU CIRCUIT IMPRIMÉ DU RÉCEPTEUR.

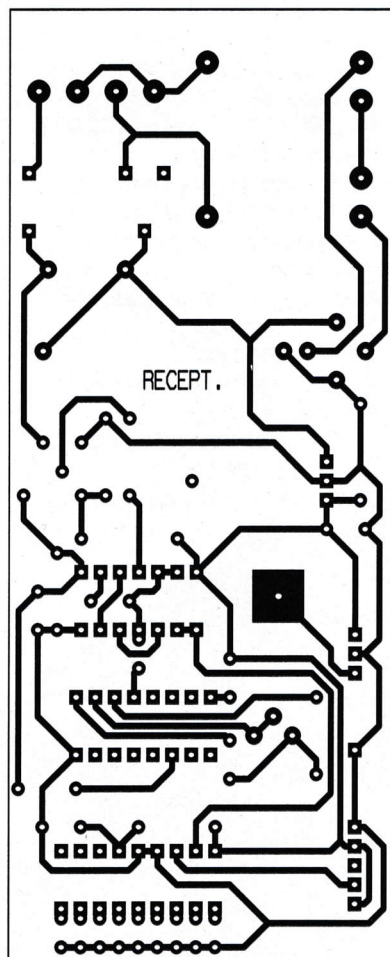

6b

IMPLANTATION DES ÉLÉMENTS DU RÉCEPTEUR.

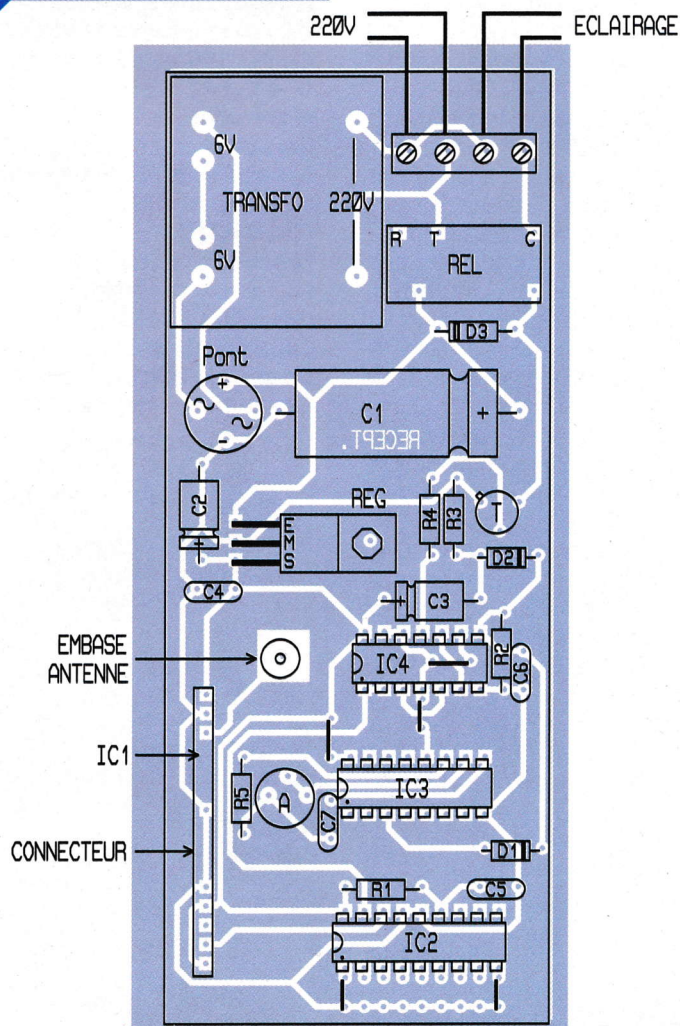

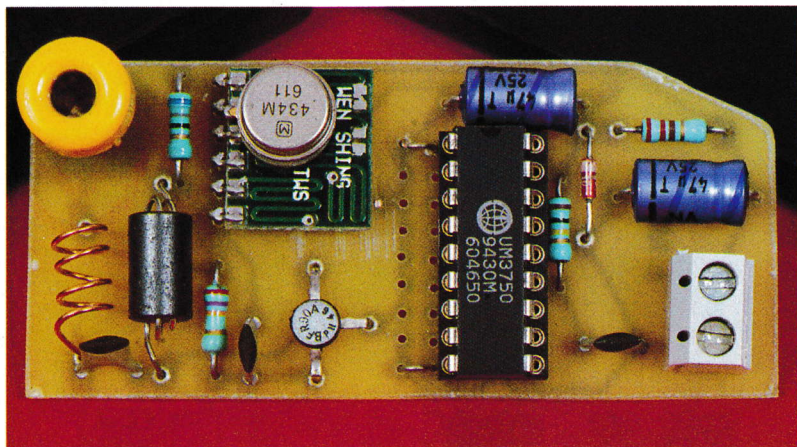

Implantation des composants (figures 6a et b)

Le principe consiste toujours à commencer par l'implantation des composants de moindre épaisseur pour finir avec ceux dont la hauteur est maximale. On démarre donc par les straps, les diodes, les résistances et les supports des circuits intégrés, et on terminera avec les capacités, le relais, le bornier, le transformateur. Attention à l'orientation correcte des composants polarisés. Ne pas oublier non plus de réaliser un codage identique sur l'émetteur et sur le récepteur.

Les antennes télescopiques de récupération ont été soudées sur des fiches mâles "banane". Cette disposition, très pratique, permet d'obtenir des antennes escamotables, placées et immobilisées dans des embases femelles "banane".

Le bobinage L_2 est à confectionner manuellement en partant de cuivre de 0,5 à 1 mm de diamètre. On enroulera quatre spires sur un mandrin cylindrique de 4 mm de diamètre (par exemple la queue d'un foret de 4). Ensuite, on écartera régulièrement les spires pour obtenir une bobine de l'ordre de 10 mm de longueur que l'on soudera sur l'emplacement prévu.

Il ne reste plus qu'à procéder au réglage de la temporisation. En tournant le curseur de l'ajustable A dans le sens horaire, on augmente la temporisation. Il n'est guère possible de descendre à une valeur inférieure à deux minutes étant donné que la résistance du système R/C du CD4060 atteint alors une valeur limite inférieure.

La portée de la télécommande peut atteindre plusieurs dizaines de mètres.

R. KNOERR

POSITION DU MODULE MIPOT D'ÉMISSION.

VUE DE L'ÉMETTEUR.0

Nomenclature

Émetteur

3 straps (suivant codage)

R₁ : 220 Ω

(rouge, rouge, marron)

R₂ : 100 kΩ

(marron, noir, jaune)

R₃ : 68 Ω (bleu, gris, noir)

R₄ : 27 kΩ

(rouge, violet, orange)

DZ : diode zener 10V/0,5 W

C₁, C₂ : 100 pF céramique

C₃ à C₅ : 47 μF/10V

électrolytique

L₁ : self d'arrêt MPK 10 μH

L₂ : self 4 spires (voir texte)

T : transistor BFR 90

IC₁ : UM3750

(encodeur/décodeur)

IC₂ : émetteur MIPOT

miniature TX433

Support 18 broches

Bornier soudable 2 plots

Connecteur femelle

6 broches

Embase banane

Antenne prise banane 17 cm

Mini-boîtier DIPTAL

Récepteur

5 straps (suivant codage)

R₁ : 100 kΩ

(marron, noir, jaune)

R₂, R₃ : 10 kΩ

(marron, noir, orange)

R₄ : 3,3 kΩ

(orange, orange, rouge)

R₅ : 1 MΩ

(marron, noir, vert)

A : ajustable 100 kΩ

(miniature)

D₁, D₂ : diodes signal 1N4148

D₃ : diode 1N4004

Pont de diodes 0,5A

REG : régulateur 7805 (5V)

C₁ : 2 200 μF/25V

électrolytique

C₂, C₃ : 47 μF/10V

électrolytique

C₄ : 0,1 μF céramique

multicouches

C₅ : 100 pF céramique

multicouches

C₆ : 1 nF céramique

multicouches

C₇ : 0,47 μF céramique

multicouches

T : transistor NPN BC108,

109, 2N2222

IC₁ : récepteur MIPOT AM SH

IC₂ : UM3750

(encodeur/décodeur)

IC₃ : CD4060 (compteur

14 étages)

IC₄ : CD4001 (4 portes NOR)

1 support 14 broches

1 support 16 broches

1 support 18 broches

1 connecteur femelle

15 broches

Bornier soudable 4 plots

Transformateur

220V/2x6V/1VA


Relais 12V/1RT NATIONAL

Embase banane

Antenne prise banane

17 cm

Boîtier DIPTAL

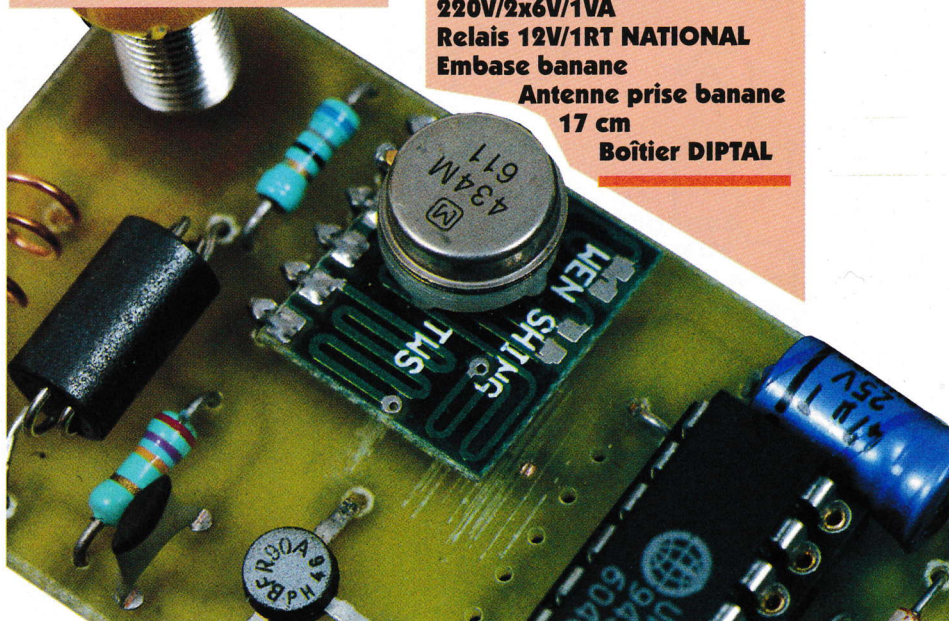



AUDIO

AMPLIFICATEUR 25 W À TUBES

Quel guitariste ne rêve pas de ces vieux amplificateurs à tubes dont la sonorité, si particulière, reste très difficile à égaler artificiellement ? Nous vous proposons de réaliser un amplificateur dont la puissance, 25 W, réjouira tous ces utilisateurs.

Ses 2 entrées, une de faible niveau pour micro et une autre pour instruments de musique (guitare, basse...) lui assurent une grande polyvalence. Hormis un correcteur de tonalité, nous n'avons pas ajouté de distortion, de chorus ou de trémolo qui seraient, de toute façon, de qualité moyenne et qu'un petit pédalier remplacerait sans difficulté. Il ne faut toutefois pas se leurrer, un tel amplificateur revient assez cher à fabriquer même si le coût total reste inférieur à ce que l'on peut trouver dans le commerce. C'est à ce niveau qu'intervient la différence entre un amplificateur à transistors ou circuits intégrés dont le son est certes pur mais froid, et un amplificateur de puissance inévitablement plus modeste pour un même coût de revient mais dont la sonorité est très chaude. Cette différence est due à l'utilisation de triodes et d'un transformateur de sortie qui ont la particularité de générer des harmoniques pairs contrairement aux transistors qui, eux, génèrent des harmoniques impairs.

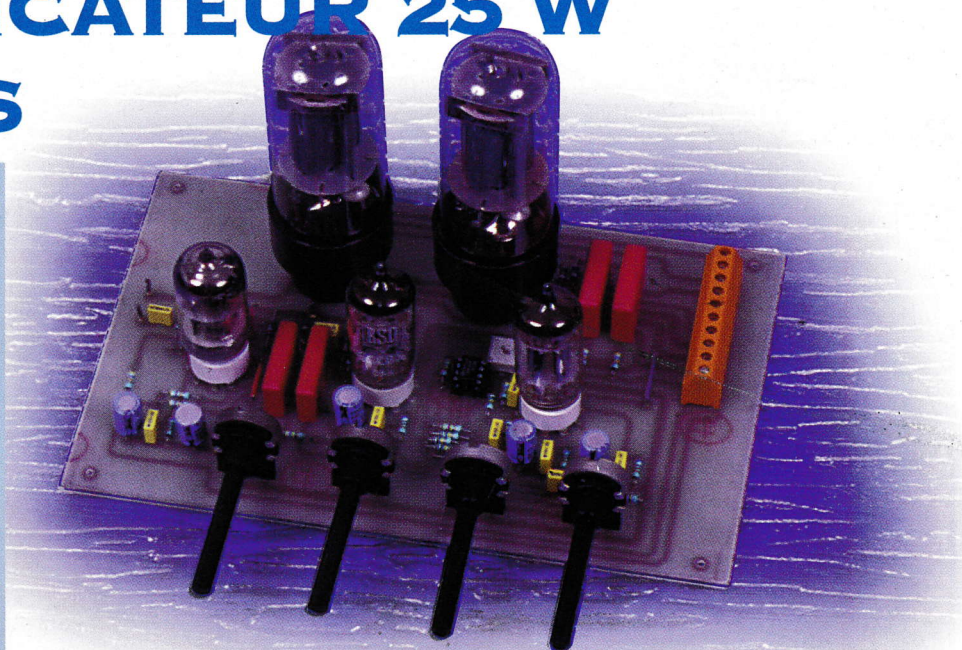


Schéma fonctionnel de l'amplificateur

Le schéma fonctionnel de l'amplificateur (**figure 1**) est très simple. Deux étages de préamplification attaquent une cellule de mixage, puis le signal obtenu est traité par un correcteur de tonalité et déphasé. Le déphaseur a pour fonction de générer deux tensions en opposition de phase l'une de l'autre pour pouvoir piloter un étage d'amplification fonctionnant en push-pull. Enfin, le dernier étage sert d'adaptation d'impédance et permet de passer d'environ 4000Ω à 8Ω , valeur générale des enceintes acoustiques.

Schéma structurel de l'alimentation


La diversité des tensions présentes dans notre montage (**figure 2**), nous oblige à utiliser plusieurs sources de tension. Pour générer la haute tension, il nous faut une tension de 275V alternatif qui, une fois redressée et filtrée, atteindra à vide plus de 380V. En charge, cette tension se stabilisera aux environs de 360V et nous pourrons nous en servir pour


générer facilement le 300V. Mais revenons au point de départ. Cette tension de 275V~ sera soit fournie par l'enroulement secondaire du transformateur T_1 utilisé en survolteur, soit par un transformateur multi enroulements (voir le chapitre sur la réalisation).

Cette tension subit un redressement double alternance par les diodes D_1 à D_4 qui seront, si possible, des modèles rapides à faible temps de commutation. Cette tension est ensuite filtrée par les condensateurs C_{23} et C_{24} . La résistance R_{33} sert à décharger ces condensateurs à la mise hors tension, et la résistance R_{32} permet de faire chuter le potentiel à 300V. Les condensateurs C_{25} et C_{26} effectuent un nouveau filtrage de la tension, et R_{34} permet comme précédemment de décharger ces derniers.

Pour générer la tension de polarisation des tubes de sortie qui est d'environ -22V, on fait appel à une tension alternative de 24V. Dans le cas de l'utilisation de 3 transformateurs, elle est fournie par T_3 sinon, on fait appel à un deuxième enroulement

1 SCHÉMA FONCTIONNEL DE L'AMPLI.

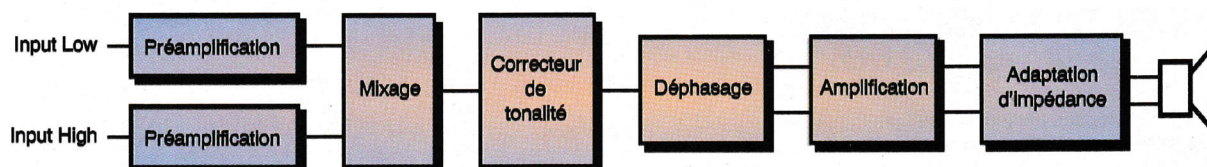

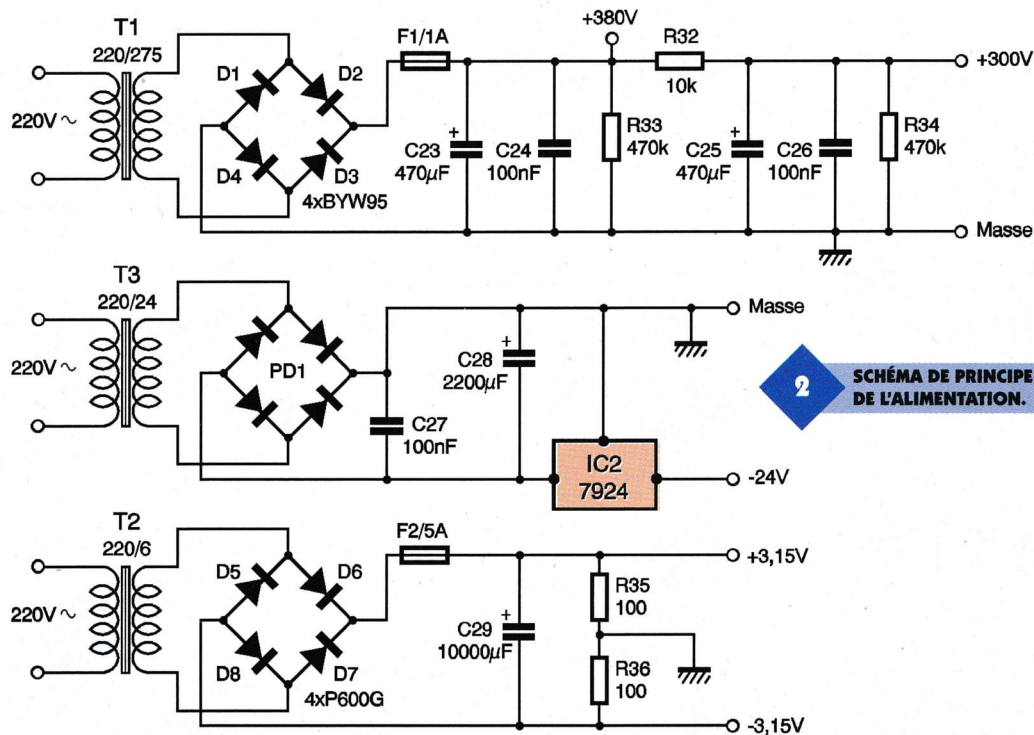

2 SCHEMA DE PRINCIPE DE L'ALIMENTATION.

de 24V/8VA (330mA). Cette tension est redressée par le pont PD₁, puis est filtrée par les condensateurs C₂₇ et C₂₈. Ces derniers se chargent à la valeur crête de la tension, soit 32V. En reliant le potentiel le plus élevé de cette tension à la masse, le potentiel le moins élevé vaut -32V par rapport à cette masse. Il suffit d'insérer un régulateur de tension négative de type 7924 (IC₂) pour fixer ce potentiel à -24V.

Pour générer la tension de chauffage des différents tubes, qui est de 6,3V, on se sert d'une tension alternative de 6V. Elle est soit directement fournie par T₂, sinon on fait appel à un troisième et dernier enroulement de 6,5V/27VA (4,2A). Cette tension est redressée par les diodes D₅ à D₈, puis est filtrée par le condensateur C₂₉. Il est important de choisir pour C₂₉ un condensateur prévu pour le filtrage d'alimentation, car l'intensité qui le traverse dépasse les 3 ampères. Si vous optez pour un condensateur destiné, par exemple, à réaliser des temporisations, il risque de très vite monter en température, ce qui est synonyme de destruction à brève échéance. Quant aux résistances R₃₅ et R₃₆, elles servent à symétriser la tension obtenue par rapport à la masse.

L'amplificateur


On voit sur le schéma structurel de la figure 3 que le signal de l'entrée faible niveau (5mV) est amplifié par les deux triodes du même tube V₁. Le câblage de ces triodes est iden-

tique. Les résistances R₃ et R₆, associées à R₄ et R₇, fixent les tensions V_{gk} à -1,5V. Les condensateurs C₃, C₄, C₆ et C₇ effectuent un découplage des circuits de cathode augmentant ainsi le gain en alternatif. Quant à C₂ et C₅, ce sont des condensateurs de liaison qui permettent de ne retrouver aux bornes de R₅ et P₂ que la composante alternative du signal. En effet la composante continue, qui vaut plus d'une centaine de volts, se retrouve intégralement aux bornes de ces condensateurs. L'amplification du signal de l'entrée à haut niveau (100mV) est nettement plus simple à réaliser, et on ne trouve plus qu'une triode câblée de la même façon que précédemment. Les composants R₁, R₂ et C₁ définissent un

filtre passe haut de fréquence fo = 1/[2π (R₁ + R₂) C₁] soit 17 Hz, et R₈, R₉ et C₈ un filtre passe haut de fréquence 13 Hz. Les potentiomètres de volume P₁ et P₂ permettent de ne prélever qu'une partie des tensions qui sont ensuite mélangées par R₁₂ et R₁₃.

On attaque ensuite un déphaseur formé par IC₁ et les 2 triodes du tube V₃. On peut se demander pourquoi avoir inséré des amplificateurs opérationnels dans notre montage, mais il y a 2 raisons à cela. La première est de permettre l'insertion du correcteur de tonalité en jouant un rôle

DÉTAIL DES SUPPORTS DE TUBES.

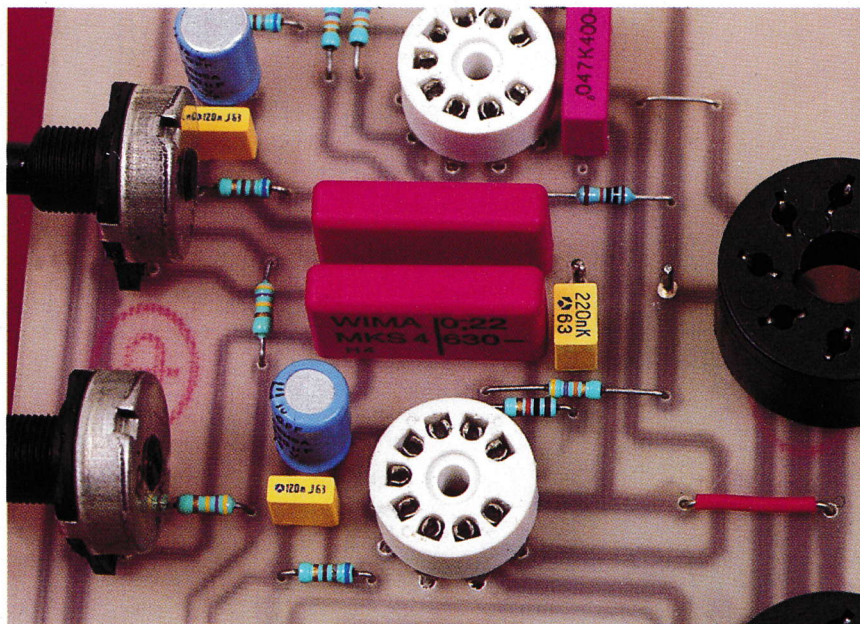


d'adaptation d'impédance. La seconde est de pouvoir modifier facilement l'amplitude du signal de sortie d'une des triodes (tension

alternative aux bornes de R_{28}) grâce à l'ajustable P_3 . En effet, bien que câblées de façons identiques, les 2 triodes de V_3 n'ont pas le même gain.


L'étage de sortie fonctionne en polarisation fixe et n'appelle aucun commentaire particulier. Signalons simplement que les grilles 1 reçoivent le signal à amplifier et que les grilles 2 servent d'écran. Les résistances R_{29} et R_{30} les portent à un potentiel positif d'environ 340V au repos et 300V en fonctionnement.

Réalisation (fig. 4 à 9)

Les fabricants de composants électroniques étant très nombreux, vous ne pourrez trouver exactement les mêmes composants que ceux que nous avons utilisés. En effet, l'encorement des composants et l'écartement des connexions peuvent varier et c'est pourquoi nous vous conseillons de vous approvisionner avant de réaliser les circuits imprimés. Les tracés de ces derniers sont assez simples et les pistes épaisses, ce qui laisse le choix entre une reproduction directe sur le cuivre ou une reproduction par méthode photographique. Il est impératif de ne pas diminuer la largeur des pistes du circuit de chauffage des tubes car il y circule plus de 3A selon les endroits. Après avoir vérifié à l'ohmmètre la continuité des pistes et l'absence de courts-circuits, il est conseillé d'étamer le circuit pour éviter toute dégradation ultérieure des pistes. On soudera en

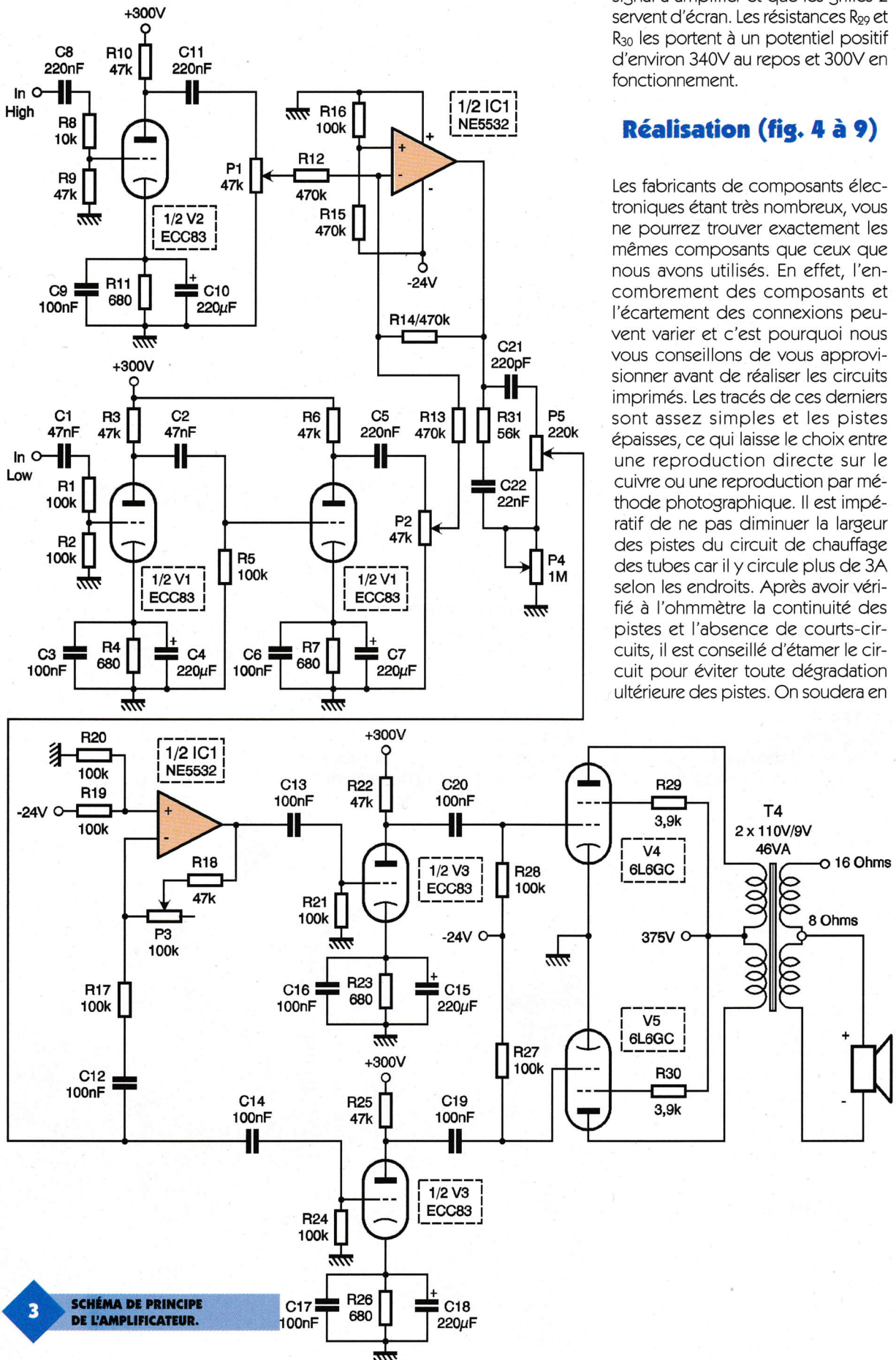

3 SCHEMA DE PRINCIPE DE L'AMPLIFICATEUR.

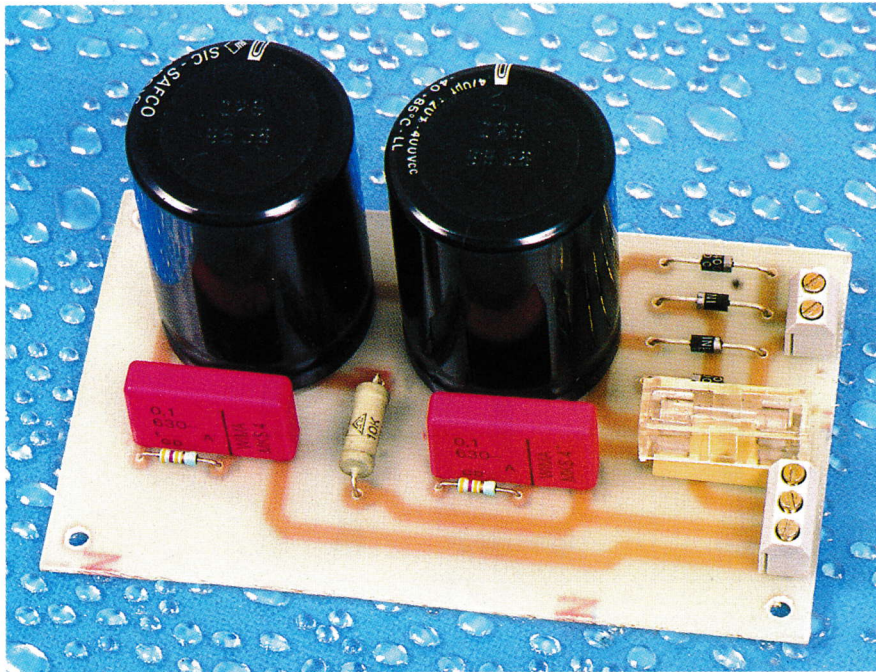

premier lieu les composants de faible encombrement ainsi que les straps (fil de cuivre de section 0,5 mm² ou plus), ensuite les condensateurs et enfin les potentiomètres. Les deux cartes et les transformateurs doivent être reliés comme sur la **figure 10**.



Pour le câblage, il est conseillé d'utiliser du fil souple de section supérieure ou égale à 0,5 mm² pour les hautes tensions et le -24V, et de 1 mm² pour les +3,15V/-3,15V (chauffage des tubes) et la masse. L'utilisation de couleurs différentes permettra d'éviter toute confusion dans le branchement qui, s'il n'est pas spécialement difficile, doit être réalisé avec le plus grand soin.


Pour l'alimentation, l'utilisation de 3 transformateurs est lourde et onéreuse, et nous vous conseillons de

LA SECTION D'ALIMENTATION HAUTE-TENSION.

4 TRACÉ DU CIRCUIT IMPRIMÉ.

5 IMPLANTATION DES ÉLÉMENTS.

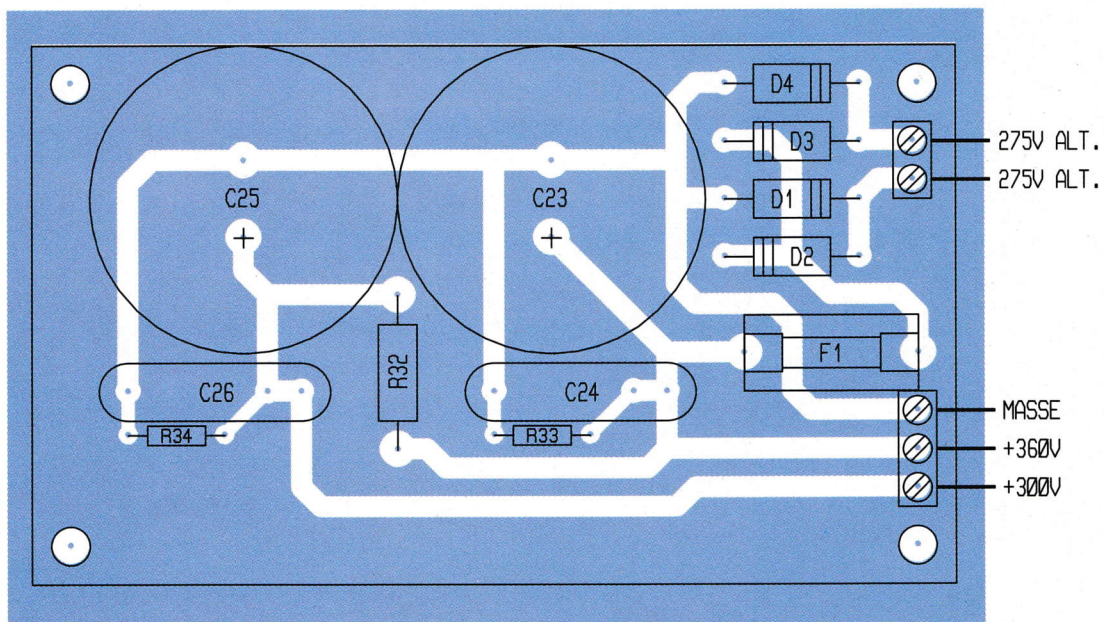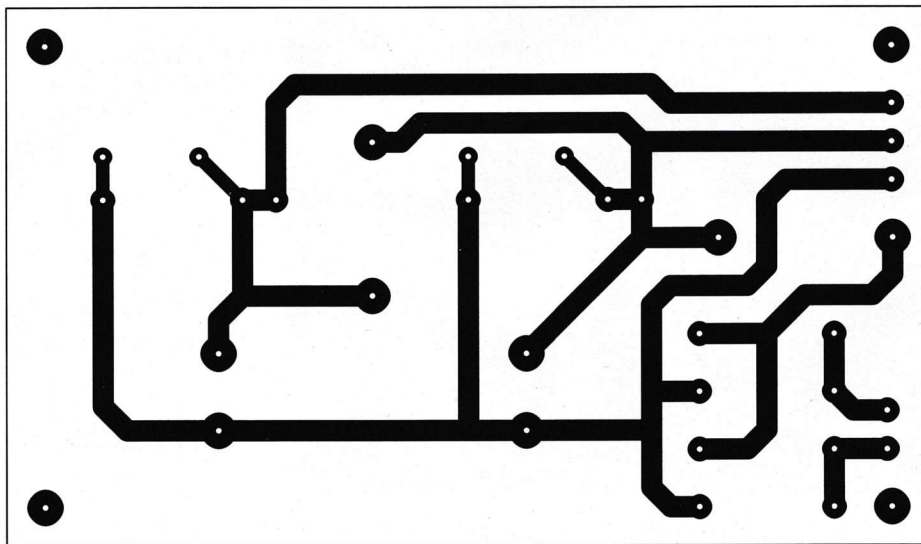


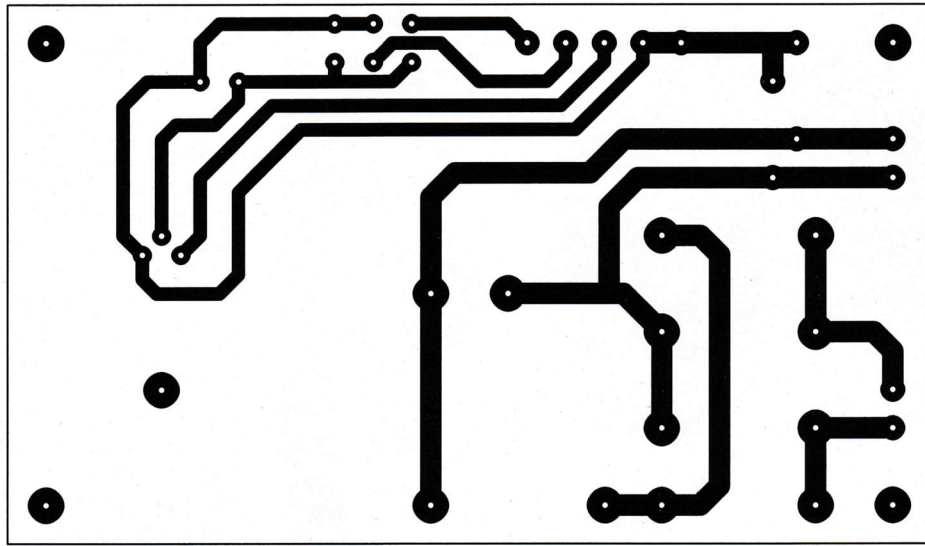



6 TRACÉ DU CIRCUIT IMPRIMÉ.

faire bobiner chez un spécialiste (consulter les pages jaunes de l'annuaire à "transformateur") un transformateur de 150VA ayant les secondaires suivants : 275V/115VA, 24V/8VA et 6,5V/27VA. Cette opération ne nous a coûté que 250 F chez "Transfos Leroy" à Villeneuve d'Ascq (59). Quant au transformateur de sortie, il est disponible chez Saint Quentin Radio (75) au prix de 499 F. C'est un transformateur de rapport

LA CARTE ALIMENTATION PRINCIPALE.

7 IMPLANTATION DES ÉLÉMENTS.

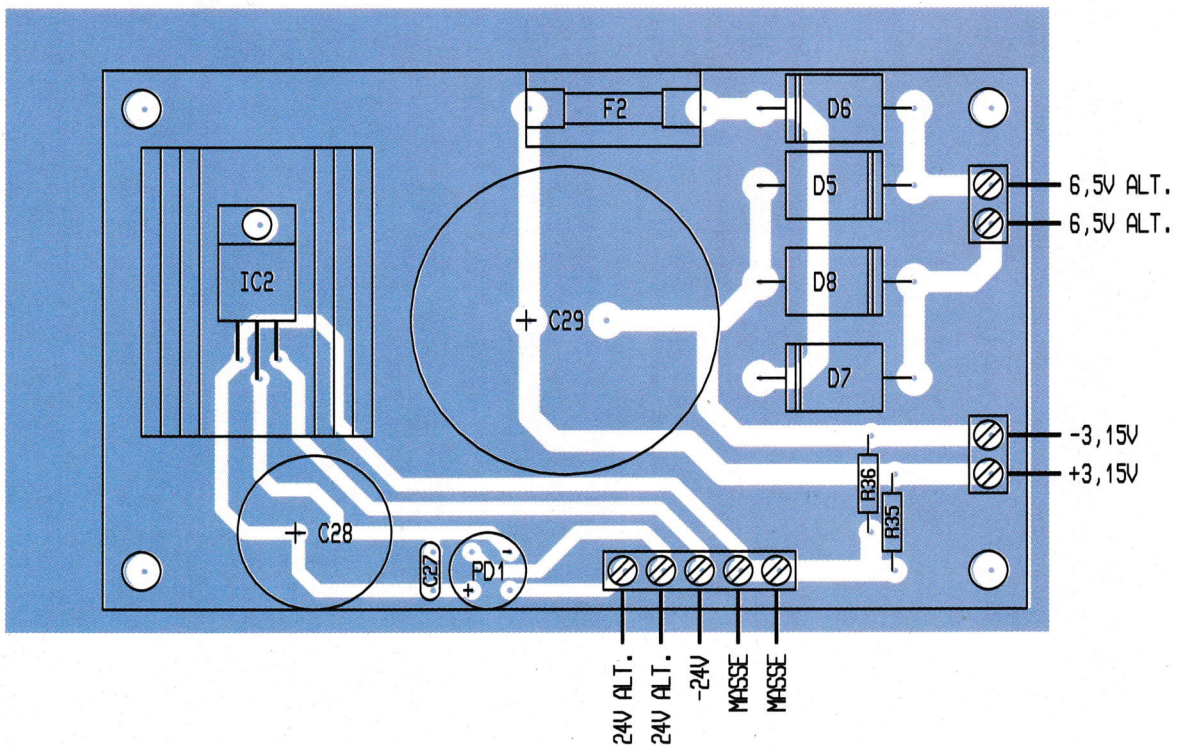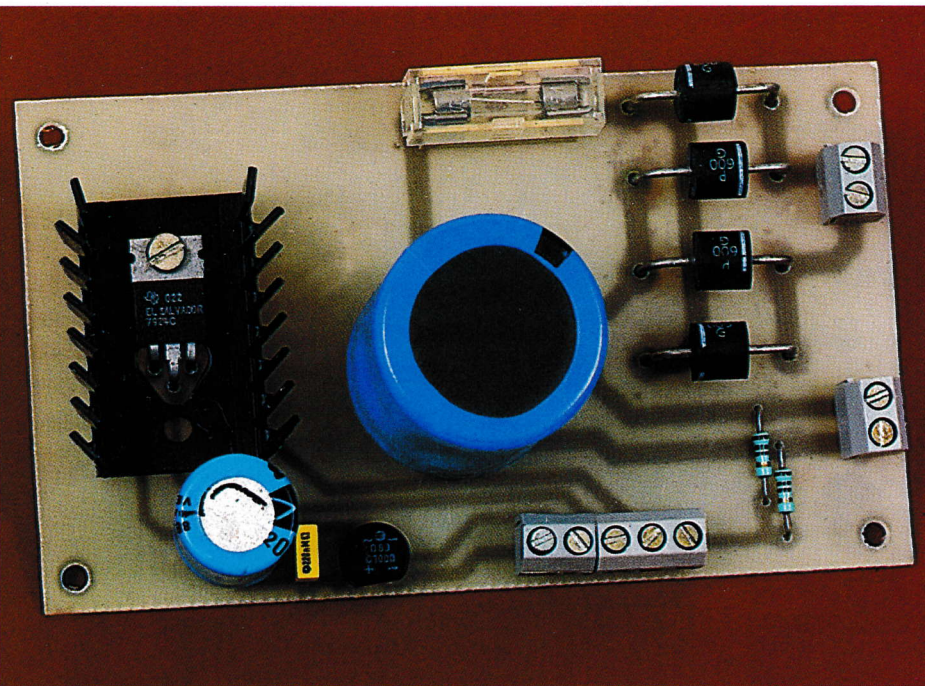

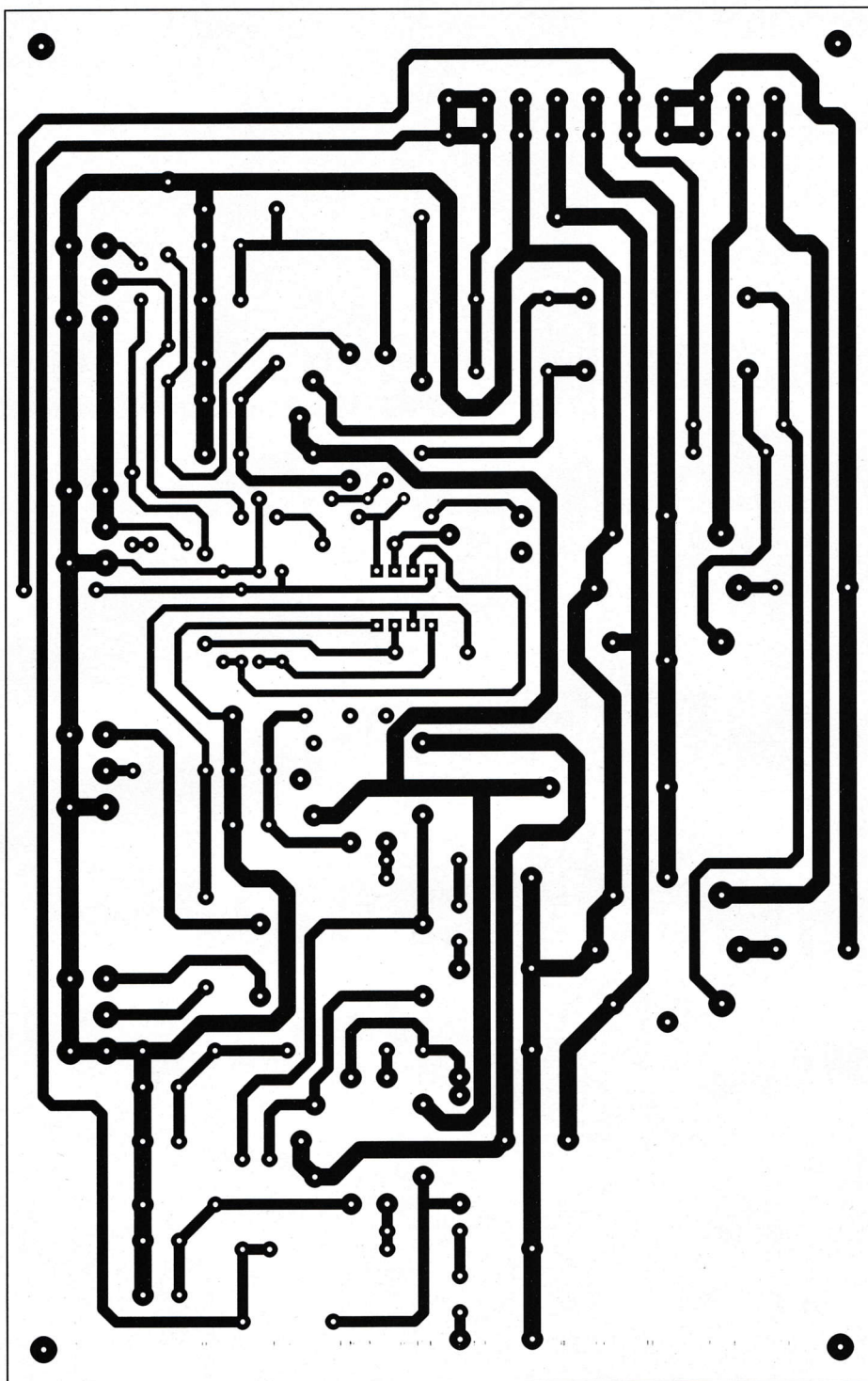

8

**TRACÉ DU CIRCUIT
IMPRIMÉ PRINCIPAL.**

4000 Ω /8 Ω et, pour ceux qui ne disposent d'une telle somme, il peut être remplacé par un transformateur 2x110V/9V/46VA, mais la qualité du son n'est plus la même...

Mise en route

Avant de mettre l'amplificateur sous tension, vérifier une dernière fois l'implantation de tous les composants, surtout les diodes et conden-

sateurs. Un seul réglage est nécessaire, celui de l'ajustable P₃. Pour cela, mettre P₁ au maxi, P₂ au mini et P₃, P₄, P₅ en position médiane. Injecter sur l'entrée haut-niveau un signal sinusoïdal d'amplitude 100mV crête à crête et de fréquence 50Hz (on pourra utiliser un des nombreux petits GBF déjà parus dans la revue...). A l'aide d'un voltmètre réglé sur alternatif, relever les tensions aux bornes de R₂₇ et R₂₈. Il suffit de faire varier P₃ jusqu'à ce qu'elles soient égales : le réglage est terminé. Comme pour tous les amplificateurs à tubes, il est conseillé d'attendre

que les tubes montent en température avant d'injecter un signal musical. De même, à la mise hors tension, il est préférable d'attendre quelques minutes avant de manipuler l'amplificateur. Ceci diminuera les risques de coupure des filaments de chauffage et laissera le temps aux condensateurs haute tension de se décharger. Pour éviter les ronflements indésirables dus au secteur, il est impératif de mettre le montage dans un boîtier métallique relié à la terre, et d'utiliser un filtre secteur (Schaffner ou autre...). Enfin, il est toujours possible d'aug-



LES DEUX 6L6GC EN SITUATION.


menter la valeur des condensateurs de filtrage (attention à leur encombrement) et d'isoler l'alimentation par un blindage.

J.F. MACHUT

9

IMPLANTATION CARTE PRINCIPALE.

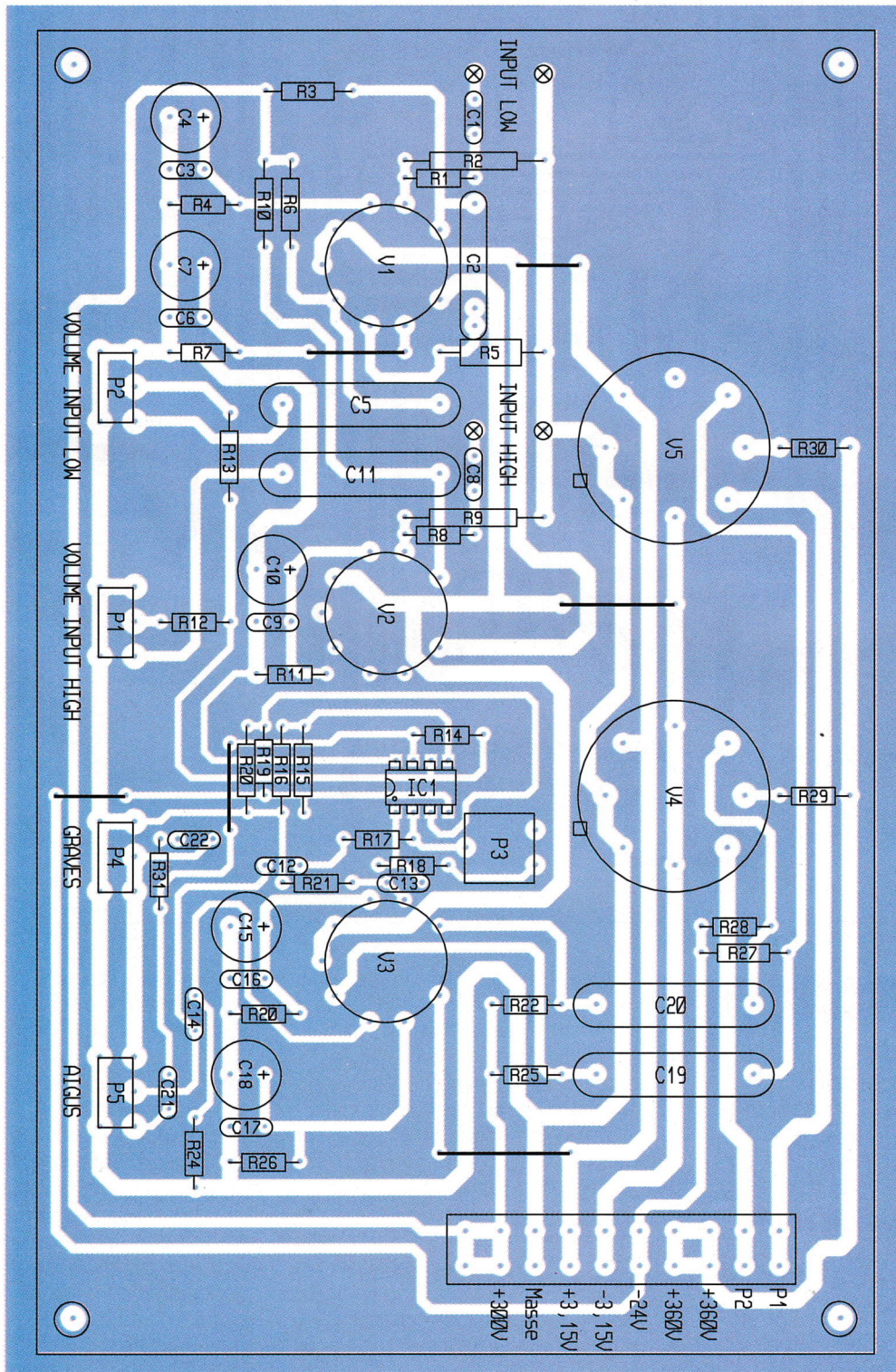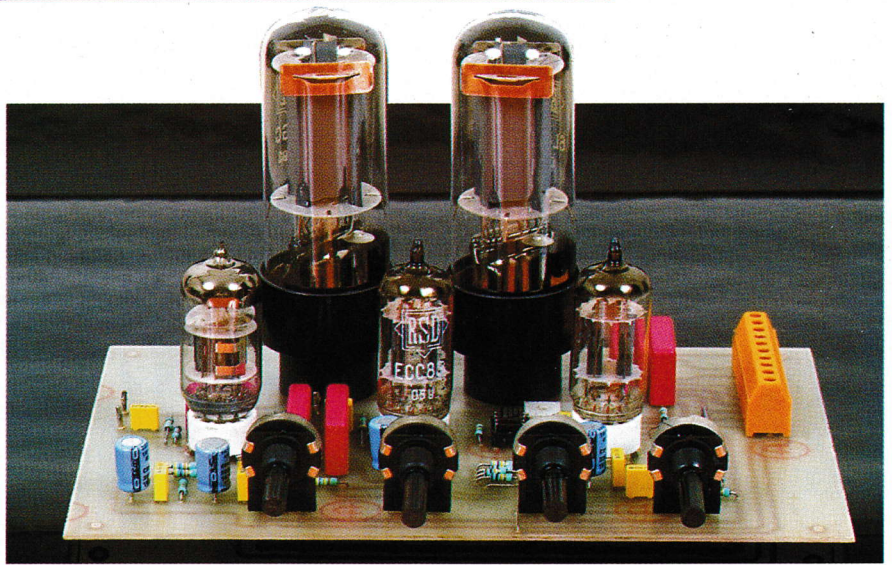

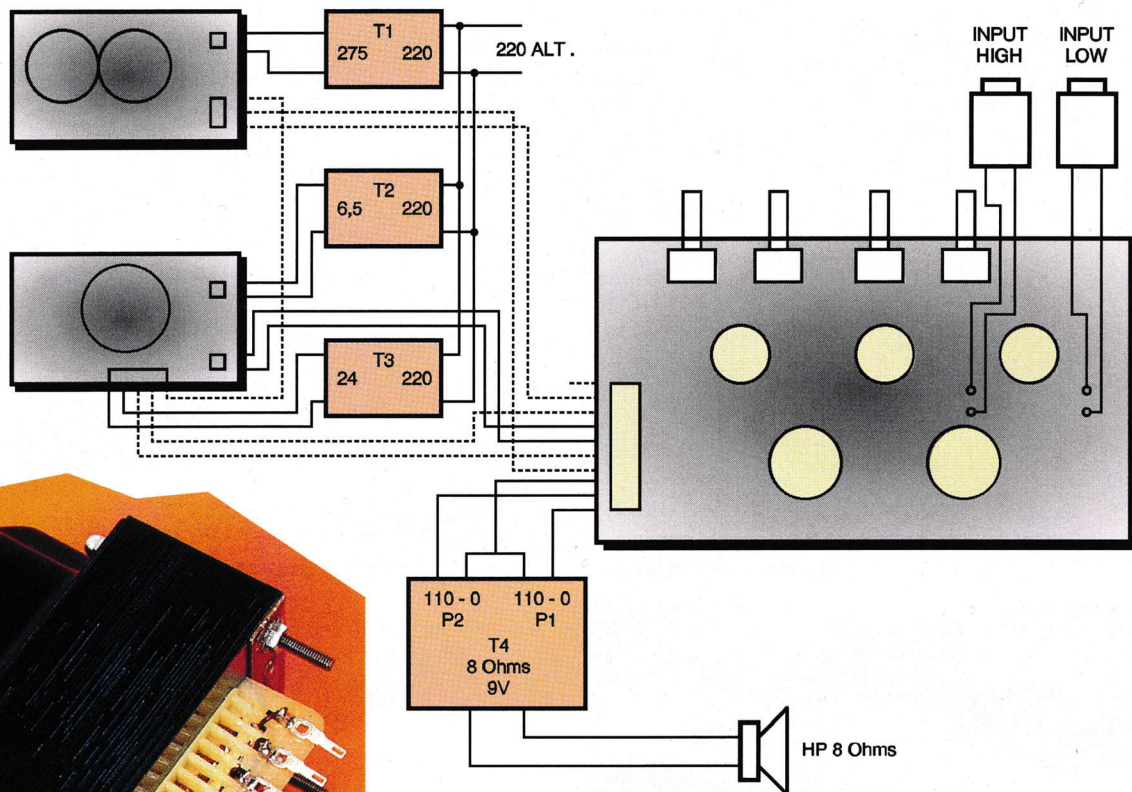

TYPE DE TRANSFO.

10 SCHÉMA D'INSTALLATION FINALE.

Nomenclature

Résistances couche métal 1/2W 5 %

$R_1, R_2, R_5, R_{16}, R_{17}, R_{19}$ à $R_{21}, R_{24}, R_{27}, R_{28}$: 100 k Ω
 $R_3, R_6, R_9, R_{10}, R_{18}, R_{22}, R_{25}$: 47 k Ω
 $R_4, R_7, R_{11}, R_{23}, R_{26}$: 680 Ω
 R_8 : 10 k Ω
 R_{12} à R_{15}, R_{33}, R_{34} : 470 k Ω
 R_{29}, R_{30} : 3,9 k Ω
 R_{31} : 56 k Ω
 R_{32} : 10 k Ω 3W
 R_{35}, R_{36} : 100 Ω

Potentiomètres

P_1, P_2 : 47 k Ω Log
 P_3 : Ajustable 1 tour horizontal 22 k Ω Lin
 P_4 : 1 M Ω Lin
 P_5 : 220 k Ω Log

Condensateurs

C_1 : 47 nF/63V LCC
 C_2 : 47 nF/400V

C_3, C_6, C_9, C_{12} à $C_{14}, C_{16}, C_{17}, C_{27}$: 100 nF/63V LCC
 $C_4, C_7, C_{10}, C_{15}, C_{18}$: 220 μ F/16V
 C_5, C_{11} : 220 nF/630V MKS
 C_8 : 220 nF/63V LCC
 $C_{19}, C_{20}, C_{24}, C_{26}$: 100 nF/630V MKS
 C_{21} : 220 pF céramique
 C_{22} : 22 nF/63V LCC
 C_{23}, C_{25} : 470 μ F/400V SNAP IN
 C_{28} : 2 200 μ F/35V
 C_{29} : 10 000 μ F/10V SNAP IN

Transformateurs d'alimentation

T_1 : 220V/24V/8VA
 T_2 : 220V/6V/26VA
 T_3 : 220/275V/120VA
 ou Transfo 150VA (voir texte)
 220V//275V/115VA - 24V/8VA - 6,5V/27VA

Transformateur de sortie

T_4 : 4 k Ω /8 Ω /30W (réf. 4004 chez ST-QUENTIN RADIO) ou transfo 2x110V/9V/46VA

Tubes

V_1, V_2, V_3 : ECC83 ou 12AX7
 V_4, V_5 : 6L6GC

Semi-conducteurs

D_1 à D_4 : BYW 95 ou 1N4007
 D_5 à D_8 : P600G (6A)
 PD_1 : Pont 50V/0,5A
 IC_1 : NE5532 ou TL072
 IC_2 : 7924


Divers

1 support circuit intégré 8 broches
 3 supports Noval pour CI
 2 supports Octal pour CI
 4 boutons pour potentiomètre
 6 straps
 2 supports fusibles 20x5mm
 F_1 : Fusible 1A temporisé
 F_2 : Fusible 5A
 Circuit imprimé simple face époxy
 Amplificateur 19,5 x 12 cm
 Alimentation 2 circuits
 12 x 7 cm


Nomenclature européenne pour identifier les tubes

La 1 ^o lettre indique la tension ou le courant de chauffage	La 2 ^o lettre indique la 1 ^o fonction du tube	La 3 ^o lettre indique une 2 ^o fonction du tube lorsqu'elle existe
A 4V	A Diode	A Diode
D 14V	B Double diode	B Double diode
E 6,3V	C Triode	C Triode
G 5V	D Tétrode	D Tétrode
H Série 150mA	F Pentode pour petits signaux	F Pentode pour petits signaux
K 2V	H Heptode	H Heptode
P 300mA	L Pentode de puissance	L Pentode de puissance
U 100mA	M Indicateur d'accord	M Indicateur d'accord
V 50mA	Y Redresseur	Y Redresseur
Q Tétrode de puissance pour les émissions HF	Z Redresseur	Z Redresseur

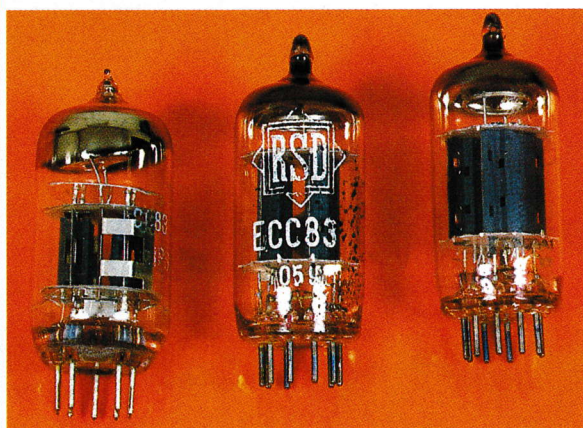Caractéristiques de quelques tubes couramment utilisés




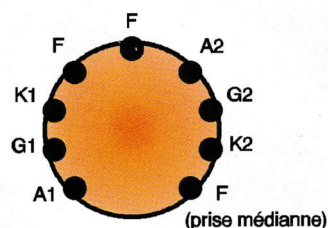ECC82 Double triode
 Chauffage 6,3V/0,3A ou 12,6V/0,15A
 Embase de type Noval (vue de dessous)




	Valeurs maximales	Conditions nominales d'utilisation	
Puissance dissipée	2,75 W	-	-
Tension de plaque	300V	100V	250V
Tension de grille	-	0V	-8,5V
Courant de plaque	20mA	11,5mA	10,5mA
Tension entre filament et cathode	180V	-	-
Coefficient d'amplification-		19,5	17
Résistance interne-		6300 Ω	7700 Ω
Pente		-3,1mA/V	2,2mA/V
Résistance du circuit de grille (pol. auto.)	1 MΩ	-	-
Résistance du circuit de grille (pol. fixe)	250 kΩ	-	-

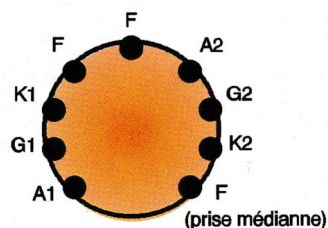
ECC83 Double triode à fort coefficient d'amplification
 Chauffage 6,3V/0,3A ou 12,6V/0,15A
 Embase de type Noval (identique au schéma ci-contre)



	Valeurs maximales	Conditions nominales d'utilisation :	
Puissance dissipée	1,1 W	-	-
Tension de plaque	300V	100V	250V
Tension de grille	-	-1V	-2V
Courant de plaque	8mA	0,5mA	1,2mA
Tension entre filament et cathode	180V	-	-
Coefficient d'amplification	-	100	100
Résistance interne	-	80 kΩ	62,5 kΩ
Pente	-	1,25mA/V	1,6mA/V
Résistance du circuit de grille (pol. auto.)	1 MΩ	-	-
Résistance du circuit de grille (pol. fixe)	250 kΩ	-	-

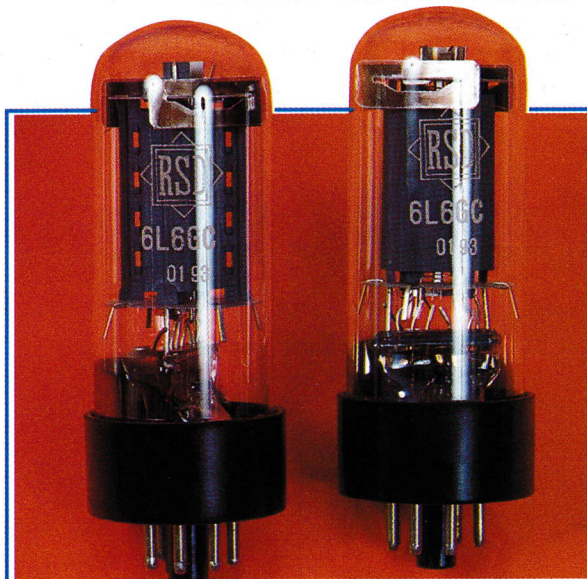

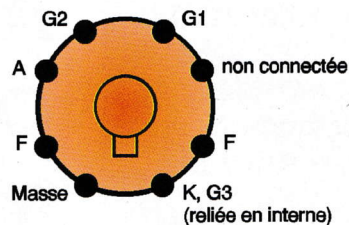6L6GC Pentode de puissance
 Chauffage 6,3V/0,9A
 Embase de type Octal (vue de dessous)



	Valeurs maximales	Push-Pull classe AB1	
Puissance dissipée par la plaque	30 W	-	-
Puissance dissipée par la grille 2	5 W	-	-
Tension de plaque	500V	360V	450V
Tension de la grille 2	450V	270V	400V
Tension de la grille 1	-	-22,5V	-37V
Tension d'entrée crête à crête	-	45V	70V
Courant de plaque à signal nul	-	88mA	116mA
Courant de plaque à signal max	-	132mA	210mA
Courant de la grille 2 à signal nul	-	5mA	5,6mA
Courant de la grille 2 à signal max	-	15mA	22mA
Tension entre filament et cathode	200V	-	-
Résistance du circuit de grille 1 (pol. auto.)	500 kΩ	-	-
Résistance du circuit de grille 1 (pol. fixe)	100 kΩ	-	-
Impédance de charge plaque à plaque	-	6,6 kΩ	5,6 kΩ
Puissance de sortie à signal max	-	26,5 W	55 W

CAO QUICKROUTE

ENFIN UNE VRAIE CAO ALA PORTÉE DE L'AMATEUR ET DES PME ! L'AN 2000 DÉJÀ DANS VOTRE ORDINATEUR !

VOUS POUVEZ ABSOLUMENT TOUT FAIRE AVEC QUICKROUTE PRISE EN MAIN FACILE ET A LA PORTÉE DE TOUS !

SAISIE MULTIFEUILLES AUTOMATIQUE, GRANDES CARTES POSSIBLES (62x82 cm) GÈNÈRE LES BUS DE DONNÉES ET LES CIRCUITS D'ALIM (DATA BUS & POWER RAIL) ANNOTATION VARIÉE DES SCHEMAS, CAPTURE DU SCHEMA SUR UN SIMPLE "CLIC". EXPORT: METAFILE, NETLIST, SPICE, DXF, GERBER, DRILL NC, OUI, Tout ça !

SI VOUS MODIFIEZ VOTRE SCHEMA, LE CIRCUIT IMPRIME CHANGE TOUT SEUL! ESSAYEZ CETTE CAO CHEZ VOUS VOUS SEREZ SÈDUIT

RESOLUTION: 20 MICRONS! 24 largeurs de PISTES, 96 DIFFÉRENTES PASTILLES PERSONNALISABLES À VOLONTÉ, CRÉATION AUTOMATIQUE DE PLANS DE MASSE POUR BLINDAGES HF VECTORIZATION PERMETTANT LA ROTATION OU LE RETOURNEMENT DU CIRCUIT COMPLET, CRÉATION AUTOMATIQUE DES FICHIERS, Système RouteASSIST PERMETTANT UNE TOTALE INTERACTIVITÉ DU ROUTAGE EN MANUEL! RÈGLE À DESSIN, CONTRÔLE AUTOMATIQUE DES CONNEXIONS, IMPORT GERBER D'AUTRES MACHINES etc. LIBRAIRIE + DE 1000 COMPOSANTS!

CRÉATION DE SCHEMAS, SIMULATION, SAISIE, AUTO-ROUTAGE DES CIRCUITS IMPRIMÉS, IMPORT/EXP GERBER etc. TOUT EST COMPRIS!





simulation INSIDE!

QUICKROUTE 1,2,3 c'est fini!

A L'AUBE DU 3^{ème} MILLENAIRE, UN LOGICIEL DE CAO N'EST PLUS UN INVESTISSEMENT COUTEUX S'IL VOUS PERMET, DE REUSSIR A CREER, PRODUIRE. LE PRODUIT LE PLUS PERFORMANT DONT VOUS PUISSEZ REVER A UN PRIX TRES RAISONNABLE! 30 à 40% MOINS COUTEUX QUE SES CONCURRENTS.

AUTRES PRODUCTIONS MDM: MAGIC COM SYSTEMES DE TRANSMISSION PAR RADIO POUR TELECOMMANDES, ROBOTIQUE EMBARQUEE. DES PRODUITS REALISES 100% EN FRANCE, POUR VOUS PERMETTRE DE REALISER VOS SYSTEMES SANS FILS AVEC EFFICACITE ET SOUPLESSE. NOS MODEMS A DSP SONT PARMI LES PLUS PERFORMANTS DANS LE BRUIT.

MAGIC COM 4/20 ENFIN ! LA BOUCLE 4/20Me INDUSTRIELLE DISPONIBLE SANS FILS! RESOLUTION 256 NIVEAUX, PORTÉE PLUS D'UN KM IDEAL POUR AUTOMATES MOBILES SURVEILLANCE DE CHAUDIERES, CHATEAUX D'EAU, NIVEAUX DES CRUES PLUVIALES, RECLABES FIN DE ZOOM TV SANS FIL etc. AFFICHE EN TENSION, COURANT, OU SUR PC AVEC "MAGIGRAFF" Logiciel d'acquisition de données en temps réel DE 50 A 1200MHZ, NOUS POUVONS VOUS FOURNIR A DES PRIX TRES RAISONNABLES DES SYSTEMES HF SPECIFIQUES MEME EN PETITES SERIES DE 20 à 50 pièces. *consultez-nous.*

MAGIC COM SAVE RADIOCOMMANDE DE DEPORTS D'ALARME "PRO" Fini les tranchées, les cables coupés, c'est MABIQUE. Ideal AUSTI pour L'ECLAIRAGE PUBLIC SELECTIF A TRES FAIBLE COUT

MAGI WAVE MESUREUR DE CHAMP UHF ULTRA SENSIBLE (mesure à partir de 0.3uV) UHF 433,900MHZ POUR QUALIFIER VOS LIAISONS RF. Matériel PRO. Piloté QUARTZ. Est utilisable pour TOUT système 433.9Mhz

MDM ZI CARBON-BLANC 33560 TEL 05 56 06 37 89 + FAX 05 56 38 08 05

NOS PRODUITS SONT **UNIQUES!** conçus et réalisés à Bordeaux avec quickroute. Vous ne les trouvez que chez nous !

INTERNET: <http://www.quickroute.co.uk> MDM, QUICKROUTE, MAGIC COM, MAGI WAVE sont des marques déposées tous pays CEE


TESTEZ QUICKROUTE! CHEZ VOUS, DISQUETTE ET MANUEL QUICKSTART **SOFrs** 100% EN FRANCAIS



MISE EN ROUTE AUTOMATIQUE DE VENTILATION MÉCANIQUE

Depuis plusieurs années déjà, la totalité des nouvelles habitations est équipée de système ventilations automatiques destinées au renouvellement de l'air. On trouve des systèmes de ventilation qui, suivant le cas, fonctionnent temporairement ou en permanence.

Cette solution simple est souvent gourmande en énergie puisque l'air vicié, évacué à l'extérieur de l'habitation, est remplacé par de l'air frais et pur (provenant de l'extérieur) qu'il faut réchauffer. La solution de la mise en route temporaire est donc vivement recommandée. Des montages prenant en compte l'action sur l'interrupteur de l'éclairage existant, mais l'on n'allume pas forcément la lumière en plein jour... La solution que nous proposons repose sur l'utilisation d'un module détecteur à infrarouge passif qui est activé, chaque fois qu'une personne pénètre dans son champ d'action. Ce dispositif pourra remplacer un matériel existant ou équiper une installation nouvellement réalisée.

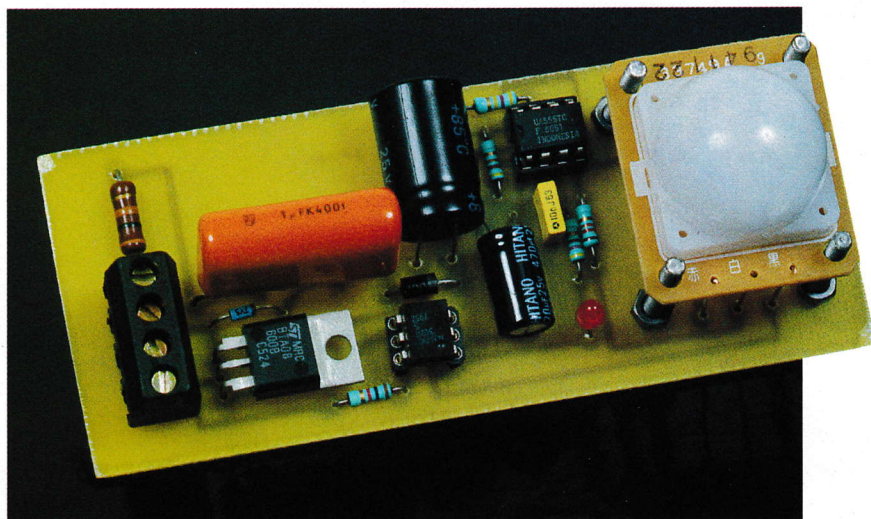



Le montage

Le schéma fonctionnel de ce montage est présenté à la **figure 1**. On y reconnaît bien évidemment l'élément détecteur suivi d'un étage temporisateur permettant le fonctionnement de la ventilation pendant une durée suffisante pour que la totalité de l'air de la pièce soit renouvelée. La commande proprement dite du système de ventilation passe par un relais statique qui sert d'interface entre la partie détection et le système de ventilation. L'alimentation du système est directement prélevée sur le réseau EDF. Cette présentation globale du montage étant faite, abordons maintenant la réalisation proprement dite et analysons le schéma structurel à la **figure 2**.

Nous pouvons constater sur ce schéma que l'étage de sortie du détecteur est un transistor à collecteur ouvert que nous avons relié au + Vcc

par la résistance R_3 . Au repos, le transistor est bloqué. Aucun courant ne traversant R_3 , la tension sur l'armature gauche de C_3 est donc égale à + Vcc. Comme on retrouve le même potentiel sur l'armature droite de C_3 (au travers de R_4), ce condensateur est déchargé. Lorsqu'une source de rayonnement infrarouge est détectée, le transistor est saturé. Le potentiel de l'armature gauche de C_3 est donc amené momentanément à la masse. Cette transition se répercute sur l'entrée 2 de IC_1 qui n'est autre qu'un circuit 555 câblé en monostable. La durée pendant laquelle la sortie 3 de IC_1 reste à l'état haut dépend de R_5 et C_4 et vaut $1,1R_5C_4$. Avec les valeurs adoptées, on obtient une temporisation d'environ 4 minutes que l'on peut facilement augmenter en modifiant R_5 et C_4 . Après une détection, le condensateur C_3 étant chargé à + Vcc, lorsque le transistor se bloque à nouveau, le

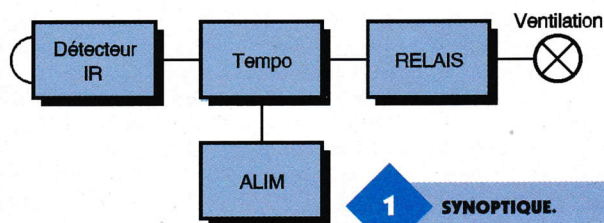

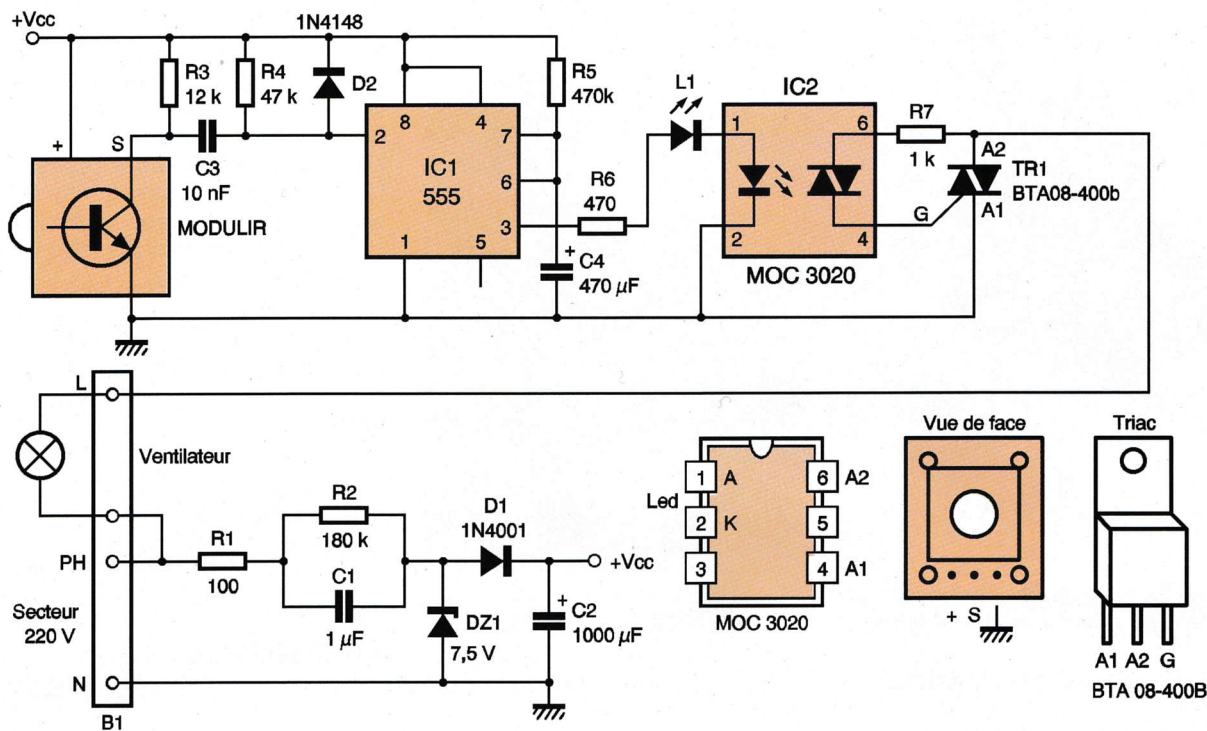


2 SCHÉMA DE PRINCIPE.

potentiel de l'armature gauche de C_3 repasse à $+V_{cc}$. Sans la diode D_2 , cette transition entraînerait l'apparition d'un potentiel valant $2V_{cc}$ sur la patte 2 de IC_1 . La diode D_2 en parallèle sur R_4 , élimine cette surtension (chronogrammes de la **figure 3**) qui

ris- que- r a i t d'oc- cas- sionner la destruction de IC_1 . Pendant la durée de la temporisation, un cou-

3 CHRONOGRAMMES.

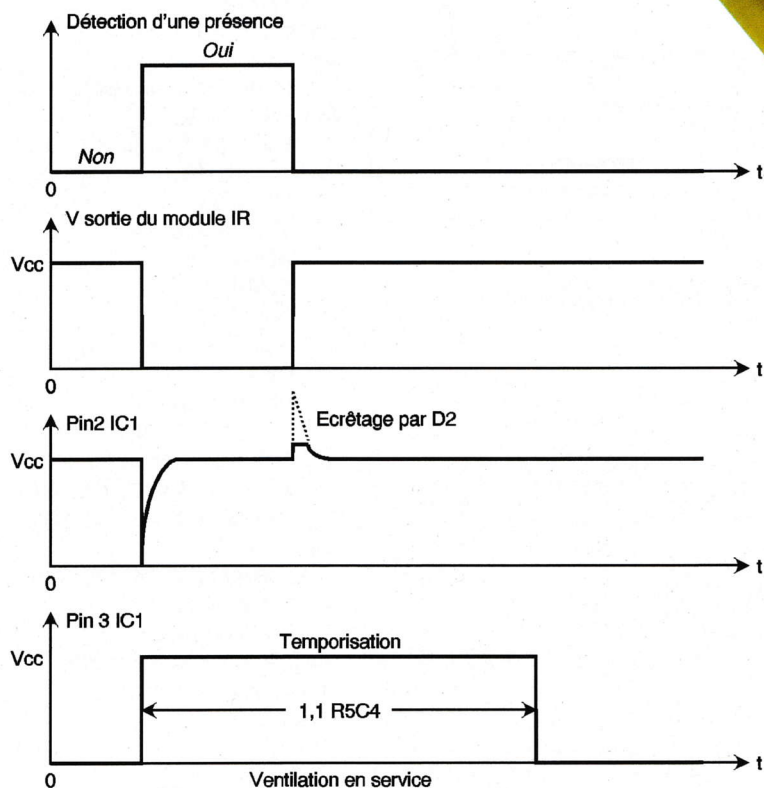

LE CAPTEUR SELECTRONIC.




rant de valeur limitée par R_6 , circule dans la LED témoin L_1 et

dans celle de l'optocoupleur IC_2 .

Le triac TR_1 rendu passant, autorise le fonctionnement du système de ventilation inséré entre son anode 2 et la phase du secteur.

L'alimentation des composants est assurée par l'alimentation secteur directe qui délivre un peu moins de 7V ($U_{Z1-UD1} = 7,5 - 0,6 = 6,9V$). Dans ce type d'alimentation, on utilise l'impédance de C_1 pour faire chuter la tension secteur.

La résistance R_2 assure la décharge de C_1 après disparition du secteur et R_1 limite l'intensité du courant qui traverse les composants DZ_1 , D_1 au moment de la mise sous tension. Le condensateur C_2 assure le filtrage de la tension $+V_{cc}$. Sa valeur est assez élevée afin qu'aucune tension de ronflement ne vienne perturber les amplificateurs du module détecteur. Sans cette précaution, il pourrait y avoir des déclenchements intempestifs non souhaités.

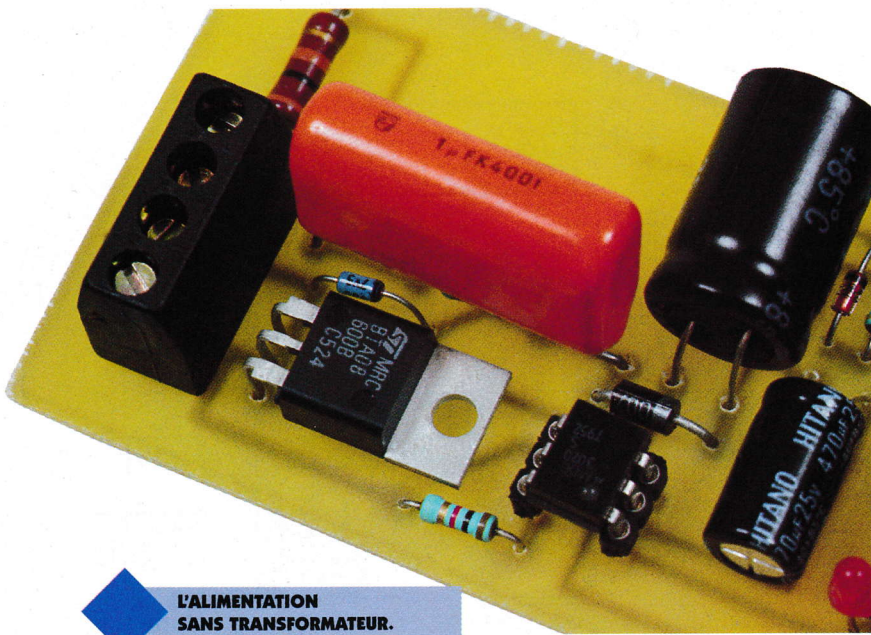

L'ALIMENTATION SANS TRANSFORMATEUR.

Réalisation pratique

Le circuit imprimé est prévu pour recevoir tous les éléments du montage. Le dessin de la face cuivrée est proposé à la **figure 4** et l'implantation des composants à la **figure 5**. Le câblage ne présente aucune difficulté, il suffit de respecter l'orientation indiquée pour les semi-conducteurs et pour les condensateurs polarisés. Le module détecteur proprement dit est surélevé par rapport aux


autres composants afin que sa surface de détection dépasse du boîtier. Des vis et quelques écrous de diamètre 3,5 mm formant entretoise assurement cette fonction. Si on le souhaite, ou si cela s'avère nécessaire en fonction des lieux à équiper, il est tout à fait envisageable de déporter le module détecteur par rapport au circuit imprimé. Si la distance, séparant le module détecteur du montage lui-même, n'excède pas quelques mètres, du fil télépho-

nique peut suffire pour établir la liaison. Au-delà, il est préférable de prévoir une liaison avec du câble blindé, surtout si l'on se situe en milieu fortement parasité. Il faudra par ailleurs s'assurer qu'aucun objet (serviette ou linge qui sèche en général) ne vient occluter la zone surveillée par le détecteur dont la portée atteint plusieurs mètres. Les liaisons, secteur/module et module/ventilateur, seront impérativement réalisées avec du fil normalisé de 1,5 mm² de section.

Remarque

Différents capteurs sont proposés par les revendeurs suivant que ceux-ci sont destinés à une implantation murale ou en plafond. Il est donc souhaitable de bien réfléchir au problème de l'implantation avant l'achat afin de bénéficier d'un composant adapté au mode d'utilisation.

F. JONGBLOET

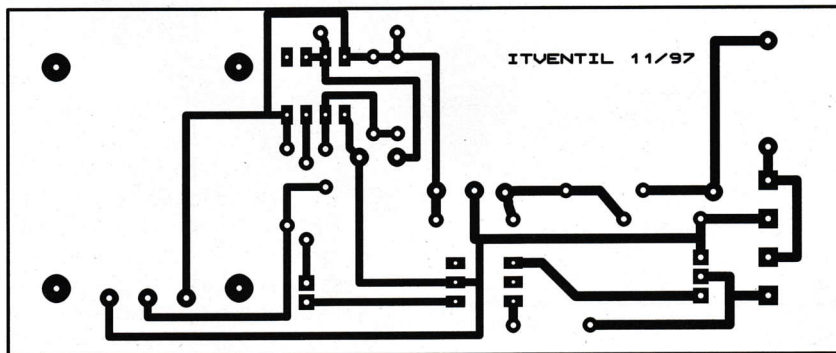


4

TRACÉ DU CIRCUIT IMPRIMÉ.

5


IMPLANTATION DES ÉLÉMENTS.

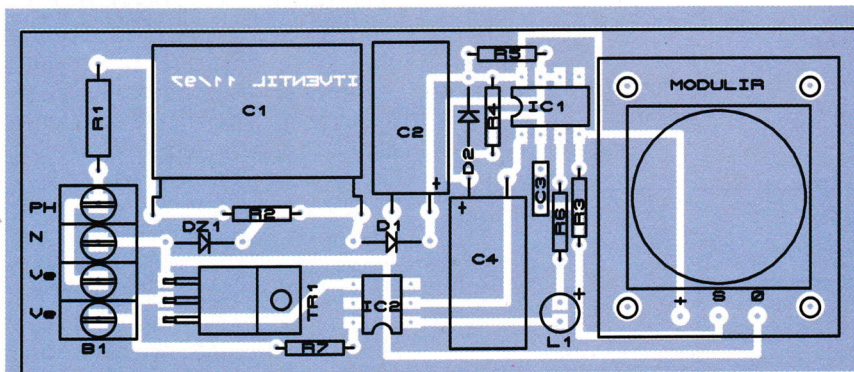

Nomenclature

Résistance 1/4W 5 %

- R₁ : 100 Ω 1/2W**
- R₂ : 180 kΩ**
(marron, gris, jaune)
- R₃ : 12 kΩ**
(marron, rouge, orange)
- R₄ : 47 kΩ**
(jaune, violet, orange)
- R₅ : 470 kΩ**
(jaune, violet, jaune)
- R₆ : 470 Ω**
(jaune, violet, marron)
- R₇ : 1 kΩ**
(marron, noir, rouge)
- C₁ : 1 µF/400V**
- C₂ : 1 000 µF/25V chimique radial couché**
- C₃ : 10 nF/63V MKT**
- C₄ : 470 µF/25V chimique radial couché**
- D₁ : 1N4001**
- D₂ : 1N4148**
- DZ₁ : zener 7,5V/0,5W**
- IC₁ : UA555TC**
- IC₂ : MOC3020**
- TR₁ : triac BTA08 400b**
- MODULIR : SGM5910 ou équivalent (SELECTRONIC)**
- B₁ : bornier à souder sur CI 4 plots**
- Supports dual in line 2x4 et 2x3 pattes.**
- Vis de 30mm de long et 3,5 mm de diamètre + écrous de même diamètre**

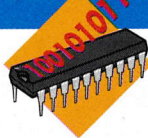

ELEC. PROG.

PROJETS SOUS DELPHI : MINI GÉNÉRATEUR DE SIGNAUX

Nous poursuivons cette rubrique consacrée à DELPHI avec une maquette d'une extrême simplicité dont la fonction est de produire des signaux rectangulaires de largeur et d'amplitude variable, ou de fournir une tension continue comprise entre 0 et 5V.

Principe du convertisseur employé



Pour réaliser ce nouveau projet, nous utilisons un convertisseur Numérique/Analogique réduit à sa plus simple expression. Dans un article précédent de cette même rubrique, nous avons déjà exposé les diffé-

rents principes de conversion et présenté un montage expérimental sur la base d'un convertisseur de type R/2R.


Notre nouvelle maquette utilise le principe du convertisseur Numérique/Analogique à résistances pondérées (figure 1). La tension de sortie au point de jonction des résistances est fonction de l'application d'une tension d'entrée sur chacune d'elles. Afin de permettre une exploitation de la tension de sortie, nous avons opté pour l'adjonction d'un amplificateur opérationnel utilisé comme suiveur de tension. Le principe de fonctionnement de l'amplificateur opérationnel comme suiveur de tension permet d'obtenir

en sortie une tension équivalente à l'entrée pour la raison suivante :

Si l'amplificateur est alimenté sous 9V et qu'on applique une tension de 2V sur l'entrée E+ alors que la tension de sortie sur S est 0V, l'amplificateur opérationnel effectue une comparaison entre E- et E+. Comme E- est reliée directement à S, il en résulte que E- est plus petite que E+ d'où une augmentation de la valeur de la tension sur S. Du fait du bouclage de la sortie sur l'entrée, la tension de sortie va se stabiliser pour une valeur de tension égale à celle qui est appliquée sur E+, donc les 2V de notre exemple car dès que la valeur de E- est supérieure à E+, la tension sur S diminue.

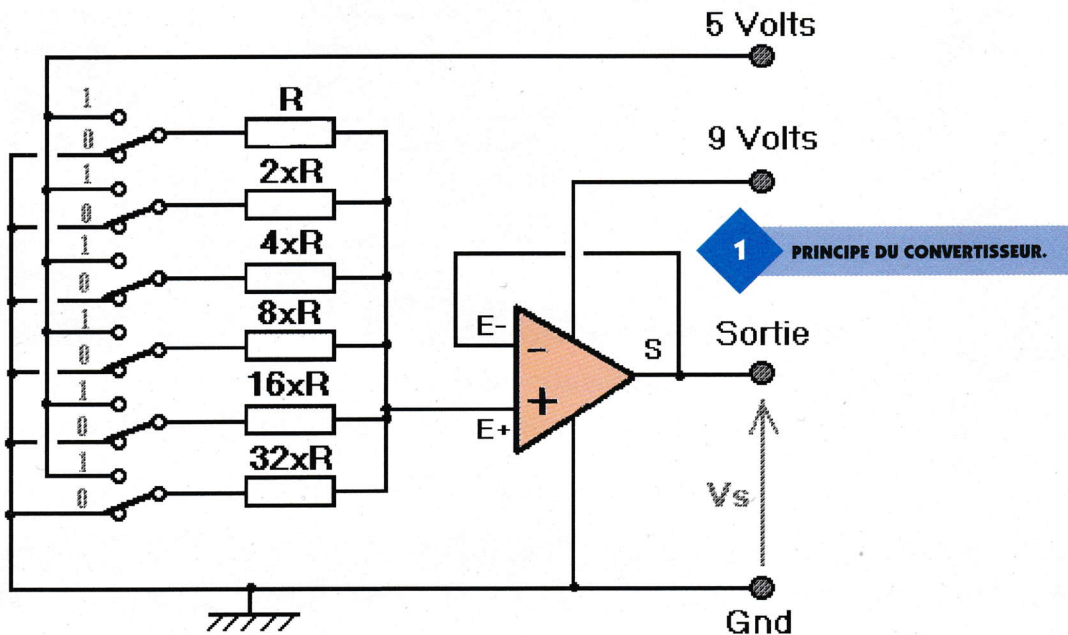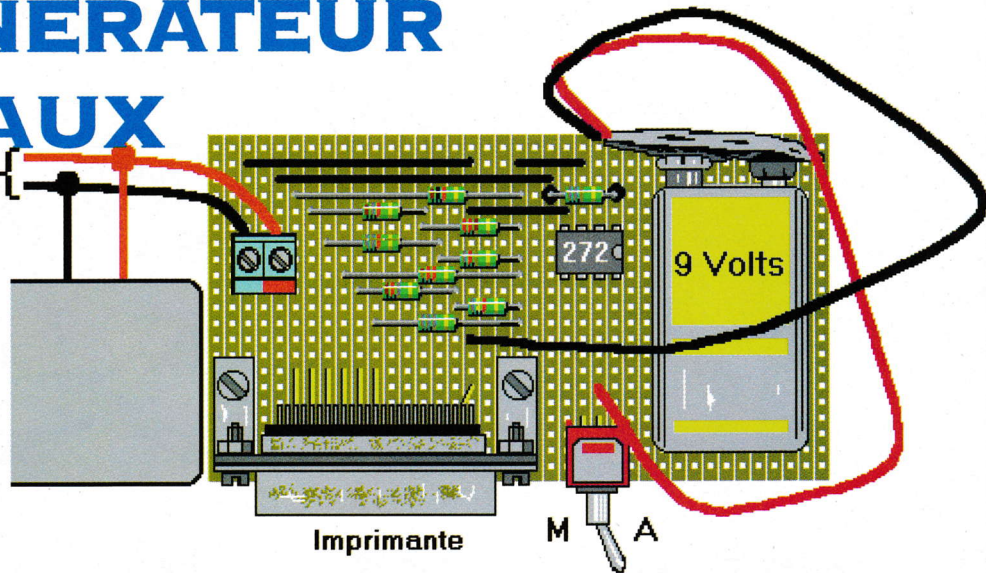

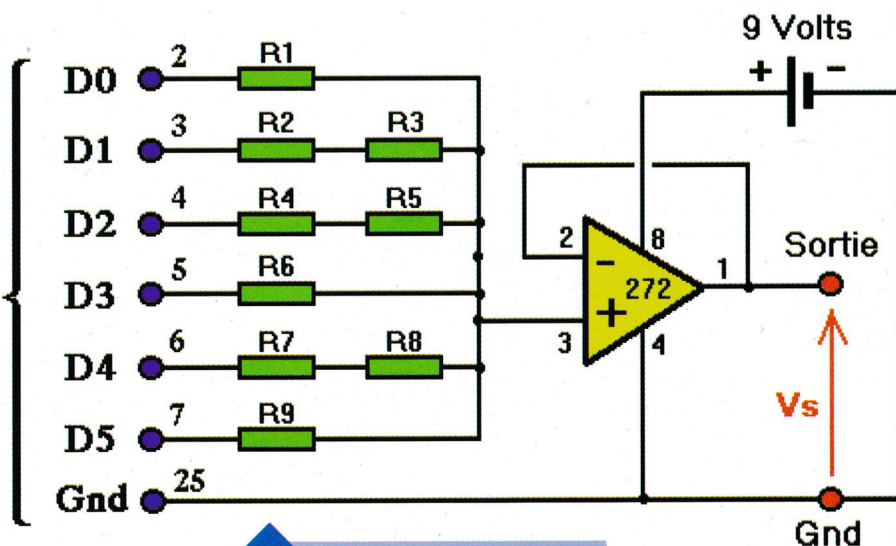Port de données de l'imprimante parallèle



2 SCHÉMA DE PRINCIPE.

Le projet

Ce projet sous DELPHI se compose d'une interface graphique permettant de définir les valeurs de sortie appliquées sur un générateur de signaux rectangulaires. Elle se compose des 4 zones suivantes :

- Une zone de sélection permettant de choisir entre un signal de sortie rectangulaire ou continu. La sélection de l'un ou l'autre de ces modes de fonctionnement s'effectue à l'aide de deux boutons radios exclusifs. La sélection est visualisée sous la forme d'un icône.
- Une zone de réglage de l'amplitude du signal de sortie applicable au mode continu ou rectangulaire, grâce à une règle mobile.
- Une zone de réglage de la largeur des signaux rectangulaires ainsi que de la valeur de l'espace entre chaque signal constituée de deux règles mobiles. Des éditeurs à boutons en relation avec chaque règle permettent de définir un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 10.000.
- Une zone d'affichage sur laquelle se trouve une première boîte dans laquelle s'inscrivent les valeurs envoyées sur les ports de sortie. Une barre de progression placée dans une deuxième boîte permet de suivre les variations d'amplitude de la tension de sortie. Elle est débrayable à l'aide d'un simple poussoir Marche/Arrêt, dont la position Marche est signalée par un bouton radio en mode sélectionné.

Les zones de l'écran sur lesquelles l'utilisateur peut agir afin de modifier les paramètres de sortie sont signalées par la modification du pointeur souris qui prend alors la forme d'une main.


La maquette

Le schéma de la maquette est donné sur la **figure 2**. Un bref examen de ce dernier vous permet de constater qu'il est en tous points semblable au schéma de principe déjà évoqué, aux différences près que, pour utiliser la série des résistances les plus courantes, il nous faut faire appel à quelques associations en série.

Valeurs théoriques	Ra	+ Rb
1K	1K	
2K	1.8K	0.22K
4K	3.3K	0.82K
8K	8.2K	
16K	12K	3.9K
32K	33K	

L'amplificateur opérationnel retenu est un TLC272. Ce circuit convient parfaitement dans le cadre d'un suivi de la tension sur une plage de 0 à 5V, qu'il restitue fidèlement. Il est alimenté par une pile de 9V qui s'avère être la seule source de tension ex-

3 DÉCOUPE.

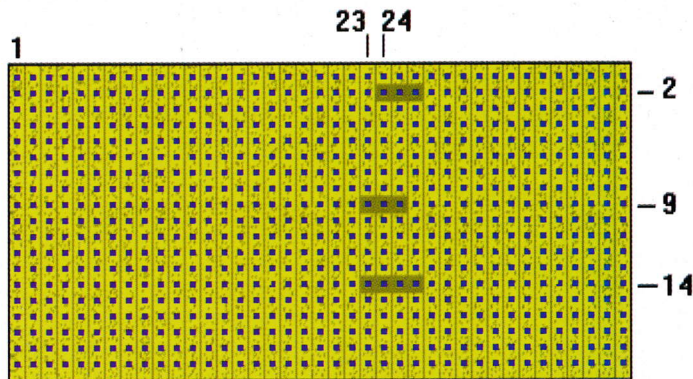

terne nécessaire, dans la mesure où les broches D0 à D5 de la sortie imprimante fournissent un signal de 0 ou 5V.

La sortie de notre montage se situe entre la masse et la broche 1 de l'amplificateur opérationnel. Vous pourrez la charger en plaçant une diode électroluminescente et une résistance de 330 Ω montée en série. La valeur de la tension de sortie est donc visualisée directement ou via l'oscilloscope.

La réalisation

Cette maquette ne nécessite pas l'emploi d'un circuit imprimé en raison du faible nombre de connexions nécessaires. Vous découperez une plaquette Véroboard afin de disposer d'une série de pistes dont la longueur correspond au schéma de découpe (**figure 3**). Afin de vous simplifier la tâche, nous avons placé quelques numéros de pistes et de lignes. Ils correspondent aux points pour lesquels il faut couper les bandes conductrices à l'aide d'un outil ou d'un tournevis cruciforme. La flèche rouge indique toujours le même coin de la plaque, côté

cuivre ou isolant.

Pour souder les composants, commencez par les résistances dont la première, R₁, vient se placer entre la piste 6 et la piste 20 de la ligne 4. Utilisez le dessin de l'implantation sur lequel sont précisées les places respectives des résistances de R₁ à R₉ (**figure 4**).

Coupez ensuite les broches du connecteur DB25 qui ne sont pas utilisées. Vous devez conserver les broches 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui correspondent aux signaux D0 à D5 et la broche 25 pour Gnd. Mis à part pour cette dernière, l'ensemble des broches du connecteur se situe dans l'alignement des pistes de la plaque Véroboard.

Soudez ensuite les 4 straps et les fils du connecteur de la pile 9V. Pour la sortie, vous aurez le choix de placer une résistance de 330 Ω si vous utilisez une diode électroluminescente, ou placer un nouveau strap. Pour cette réalisation, nous avons opté pour deux supports Tulipe prélevés sur une barrette sécable, pour la fixation rapide de la résistance ou du strap.

Afin que la pile soit bien fixée sur la plaque d'essais, vous soudez 3 straps en formant chaque fois une arche. Une permet d'empêcher la pile de glisser et les deux autres à la fixation en glissant un élastique. Placez finalement l'amplificateur opérationnel sur son support en veillant à ne pas inverser le sens (Brochages).

Le port parallèle



L'adresse du port imprimante que nous avons choisi d'employer correspond à LPT2. Les adresses sont :

Fonction du port de données	LPT1d	LPT1h	LPT2d	LPT2h	LPT3d	LPT3h
d'état	956	3BC	888	378	632	278
de contrôle	957	3BD	889	379	633	279
	958	3BE	890	37A	634	27A

Les signaux sont gérés pour chaque port dans une série de 3 registres : le registre de données, le registre d'état et le registre de contrôle. La valeur logique des signaux est tributaire du contenu affecté à chaque bit.

Registre de données

Nom	Bit	Valeur
D0	0	1
D1	1	2
D2	2	4
D3	3	8
D4	4	16
D5	5	32

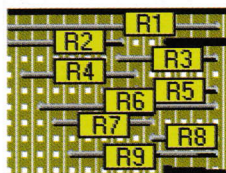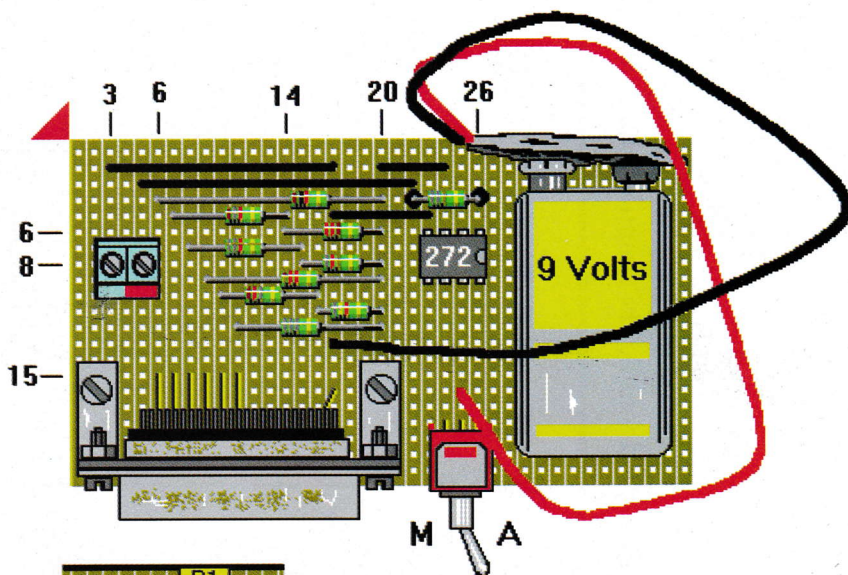

Disposition des résistances sur la plaque d'essais.

Pour le port LPT2, si vous désirez que D0 du registre de données soit à 1, vous écrivez les instructions :
PORT[888]:=1; {Pour DELPHI 1 uniquement}

ou encore :

```
s := 1; {Affectation de la valeur 1 dans la variable S}
asm
mov dx,0378h {chargement de l'adresse du port de données de LPT2 dans DX}
mov ax,s {chargement de la valeur S dans AX}
out dx,al {sortie des 8 premiers bits de AX à l'adresse contenue dans DX}
end;
```

Le programme

Le programme décrit est écrit avec DELPHI 3 sous Windows 95, mais les instructions utilisées restent valables pour DELPHI 2.

Vous commencerez donc par créer un répertoire sur votre disque de travail (DELPH16 pour le nôtre). Placez ensuite dans ce répertoire les fichiers dessin au format Bitmap 16 couleurs dont les noms sont : CONTINU.BMP, RECTANG.BMP, LARGEUR.BMP, INTERV.BMP, HAUT.BMP, DESSINF.BMP. Vous trouverez bien

entendu l'ensemble de ces dessins dans le répertoire DELPHI16 de notre serveur, ainsi que les sources et l'exécutable du programme. Si vous le souhaitez, vous pourrez bien entendu reproduire les dessins avec le PAINT de Windows.

Dans DELPHI, sélectionnez 'Nouveau' puis une fois la nouvelle feuille de travail sur l'écran, sélectionnez le composant 'Image' qui se trouve sous l'onglet 'supplément' de la barre d'outils.

Posez le composant 'Image'. Dans l'inspecteur d'objets, cliquez sur la propriété 'Picture' de Image1 puis chargez le dessin 'DESSINF' avant de confirmer (**figure 6**). Une fois le dessin affiché, il vous suffit d'ajuster le reste des contrôles en fonction de son format.


Vous devez ensuite placer les boutons et autres composants sur votre feuille de travail. Utilisez les indications de la **figure 5** pour placer les différents composants nécessaires, dont la liste est la suivante :

GroupBox1, GroupBox2, GroupBox3, GroupBox4, Bevel1, Bevel2, Bevel3, Image1, Image2, Image3, Image5, Image6, Image7, Image8, TrackBar1, TrackBar2, TrackBar3, Label1, Label2, Label3, Label4, Label5, Label6, Label7, Label8, Label9, ProgressBar1, SpinEdit1, SpinEdit2, BitBtn1, RadioButton1, RadioButton2, RadioButton4, Edit1.


Les propriétés que vous devrez modifier sont :

Pour TrackBar3 : Max=63.

Pour ProgressBar1 : Max=63.

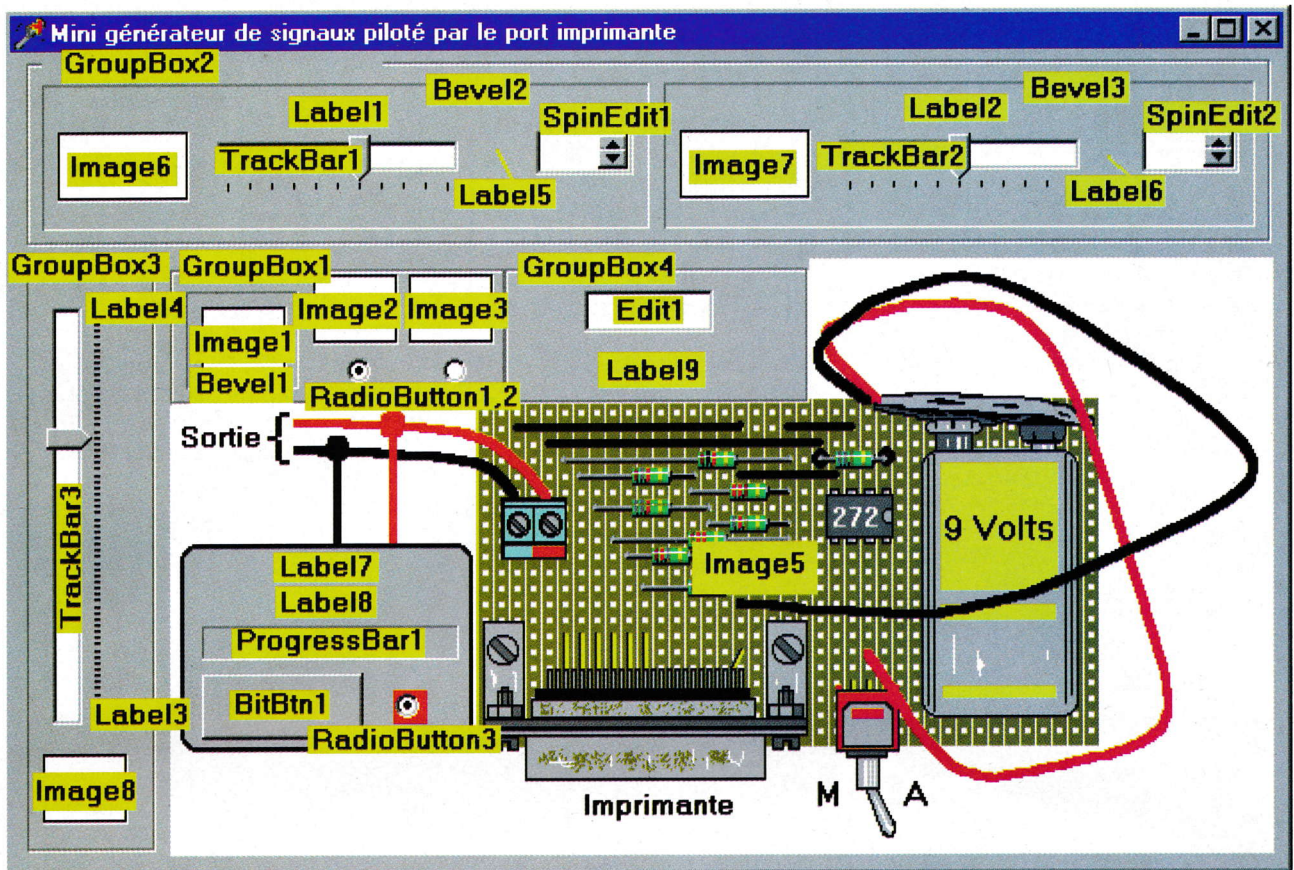

5 ASPECT DE L'ÉCRAN.

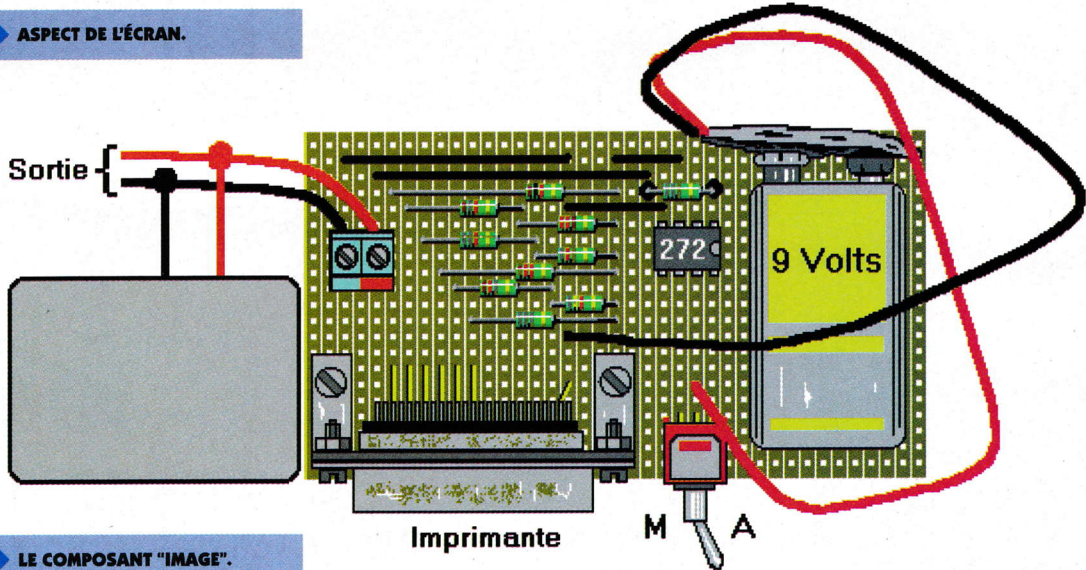


6 LE COMPOSANT "IMAGE".

Pour les SpinEdit : MaxValue=10.000, MinValue=0.
 Pour tous les contrôles sur lesquels s'exerce une action, sélectionnez la propriété Cursor que vous modifieriez pour crHandPoint, ce qui a pour résultat de transformer le pointeur souris en forme de main.
 Les dessins que vous devez placer dans les composants Image1, 2, 3, 6, 7 et 8 sont disponibles dans Dessins.Bmp (figure 7).
 Le BitBtn est utilisé comme un simple bouton (Button), mais vous pouvez lui adjoindre une image Bitmap grâce à la propriété Glyph.
 Effacez le contenu de la propriété

'caption' de Edit1.
 L'écriture du programme ne pose pas de réel problème car vous n'aurez qu'à suivre l'annexe 2 pour l'Unit1.
 Commencez par écrire les procédures qui ne sont pas directement liées à l'action d'un bouton sur l'écran, en respectant impérativement l'ordre donné.
 Pour les procédures suivantes, commencez par créer le corps de chaque procédure en cliquant sur le composant puis sur 'OnClick' de l'onglet Événements de l'inspecteur d'objet.
 Il n'y a pas d'instructions particuliè-

rement difficiles tant pour la lecture que pour l'écriture. Il convient cependant de savoir que la lecture d'un curseur à glissière s'effectue, comme pour affecter la valeur correspondant au curseur TrackBar3 dans Sortie, de la façon suivante:
 sortie := TrackBar3.Position;
 Une variable comme largeur h doit prendre en compte la lecture du curseur TrackBar1 et de la zone d'édition à boutons SpinEdit en effectuant leur multiplication, ce que vous noterez :
 largeurh:=TrackBar1.Position*pinEdit1.Value;
 Pour donner une position à la barre


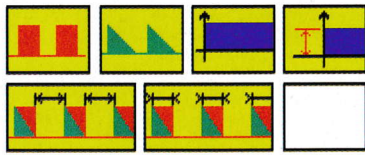


de progression, comme la placer au début, inscrivez :
 ProgressBar1.Position :=valeur;
 Et enfin, si vous désirez sortir d'une boucle qui risque de n'en plus finir, n'oubliez pas d'ajouter dans le corps de la boucle :
 While condition Do
 begin
 Liste des instructions.....
 Application.ProcessMessages;
 End;


Les essais

Branchez votre carte sur le port imprimante ainsi que la pile 9V, puis

7 DESSINS.BMP

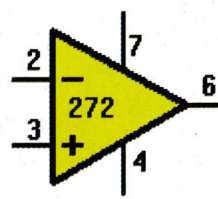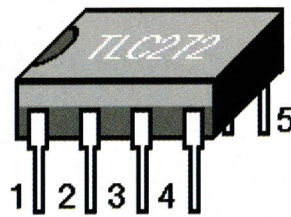

BROCHAGES .

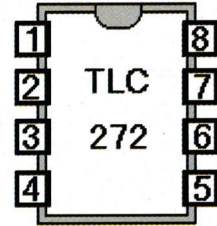


lancez l'exécution du programme. Sélectionnez le mode continu ou créneaux puis modifiez les paramètres de sortie avec les curseurs de réglage, sans qu'ils soient à zéro pour tout observer. Si vous avez banché une diode électroluminescente et sa résistance sur la sortie, vous pourrez observer directement les effets produits par la modification des réglages.

La **figure 8** vous donne un aperçu

du fonctionnement du programme. Vous trouverez les sources du programme et le dessin Bitmap sur notre site Internet, dans le répertoire [DELPHI16].

P. RYTTER

8 FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME.

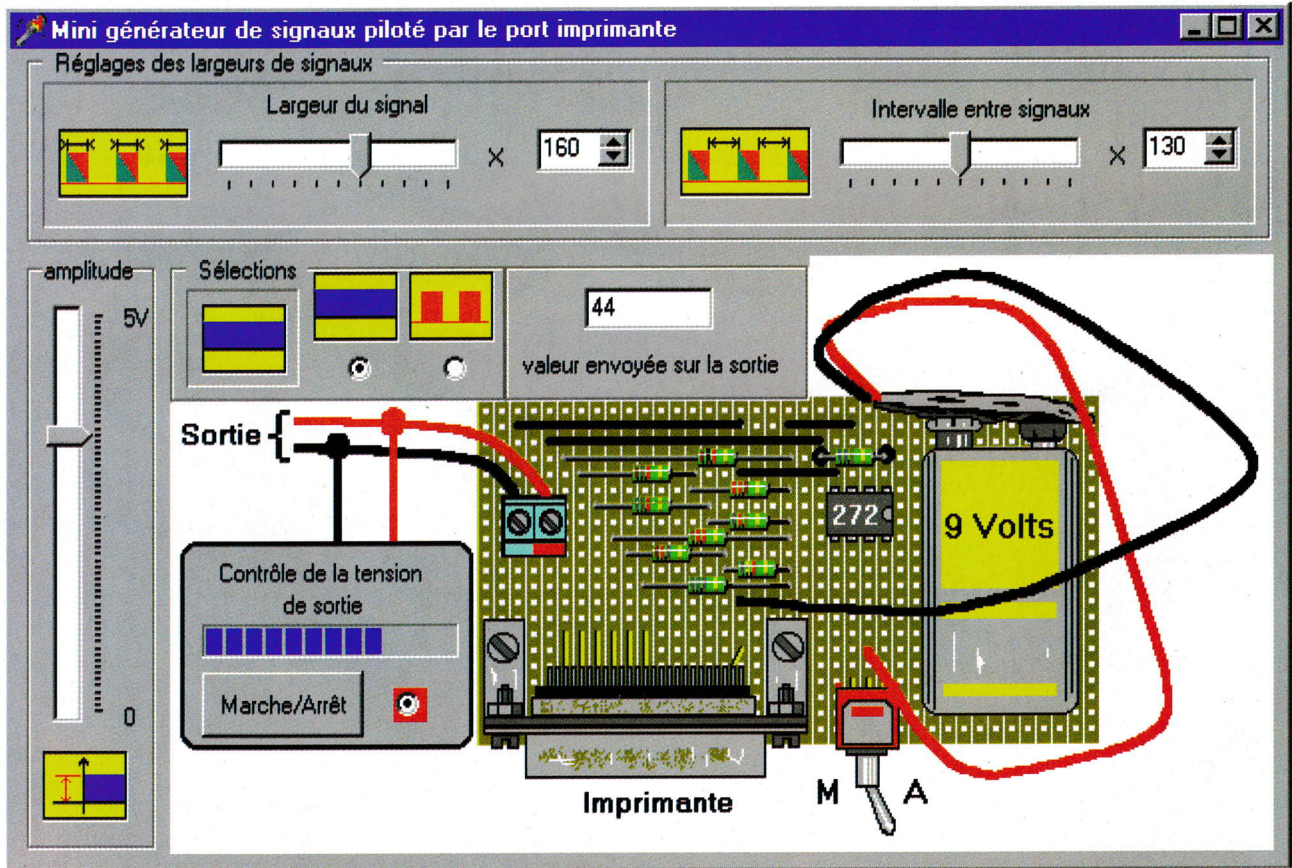

Nomenclature

- R₁: 1 kΩ (marron, noir, rouge)
- R₂: 1,8 kΩ (marron, gris, rouge)
- R₃: 220 kΩ (rouge, rouge, marron)
- R₄: 3,3 kΩ (orange, orange, rouge)


- R₅: 820 Ω (gris, rouge, marron)
- R₆: 8,2 kΩ (gris, rouge, rouge)
- R₇: 12 kΩ (marron, rouge, orange)
- R₈: 3,9 kΩ (orange, blanc, rouge)
- R₉: 33 kΩ (orange, orange, orange)
- 1 TLC 272

- 1 support de C.I. 8 broches Tulipes
- 1 Borne à visser x2 à souder sur C.I.
- 1 Inverseur
- 1 Connecteur DB25 mâle à souder sur circuit
- 1 Connecteur pile 9V
- 1 Plaquette Véroboard
- 1 Pile 9V



INTERFACE SÉRIE POUR IMPRIMANTE PARALLÈLE DE TYPE CENTRONIC

Avec la multiplication des petits montages à base de microcontrôleur, l'utilisateur peut finir un jour par souhaiter réaliser une application qui envoie des données sur une imprimante. Avec les microcontrôleurs qui se programment en BASIC cela est très facile à faire. Il suffit d'utiliser le port série qu'ils intègrent, pour la plupart. Pourtant un petit problème risque de se présenter au moment de passer à l'action : il faut alors disposer d'une imprimante équipée d'un port série. Au jour d'aujourd'hui, la plupart des imprimantes pour PC ne sont équipées que d'un port parallèle de type Centronic, pour des questions de réduction de coût. C'est pour pallier à ce problème que nous vous proposons de réaliser une interface de conversion Série vers Centronic.

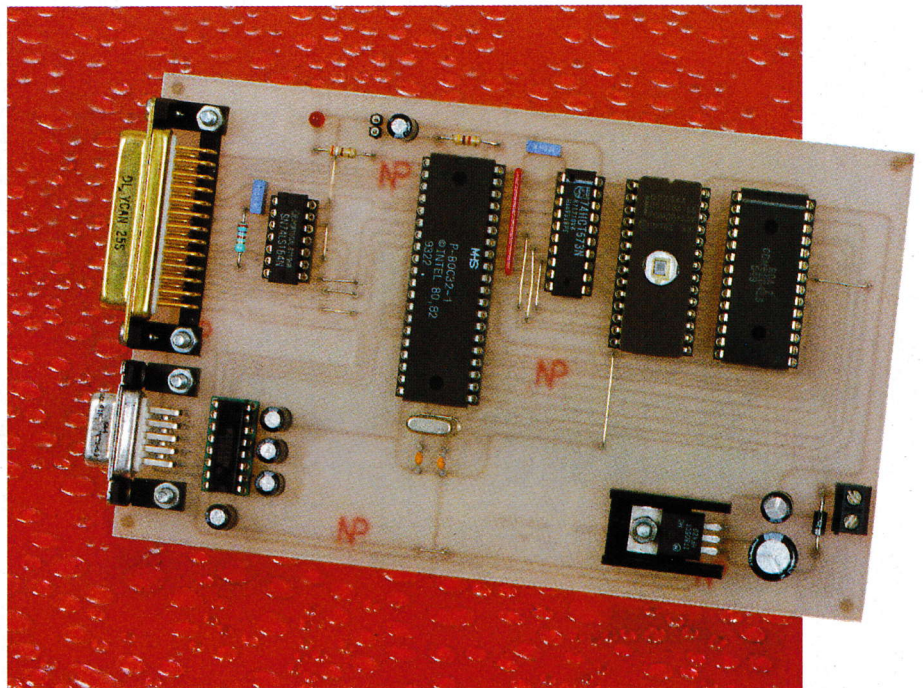


Schéma


Le schéma de notre montage est reproduit en **figure 1**. Si vous lisez ces pages régulièrement il n'est plus besoin de vous présenter le 80C32 et l'architecture associée qui nous est chère. Disons simplement, pour les lecteurs qui nous rejoignent, que le modèle de microcontrôleur retenu est un modèle peu coûteux mais qui ne possède pas d'EPROM interne. Il faut donc lui adjoindre une EPROM externe et utiliser les ports P0 et P2 pour 'sortir' les bus de donnée et d'adresse. Un latch est également nécessaire pour démultiplexer le poids faible du bus d'adresse (U_1). De toute façon, pour notre application, nous en aurions eu besoin puisque nous utiliserons une RAM


de 8 k (U_3) en guise de buffer pour les données qui transitent par le système. Notez que l'EPROM et la RAM sont raccordées au microcontrôleur dans le désordre afin de nous permettre de réaliser un circuit imprimé simple face. En contre partie l'EPROM devra être programmée avec un contenu correctement calculé pour tenir compte de ce désordre. En ce qui concerne les données stockées en RAM cela n'a pas d'importance puisque le même désordre va s'appliquer à l'écriture et à la lecture. Le microcontrôleur récupérera tout naturellement ses données, sans que le logiciel n'ait à intervenir pour remettre les bits dans l'ordre. Notez également que notre système ne nécessite pas de logique supplémentaire pour réaliser un dé-

1a

LA SECTION D'ALIMENTATION.

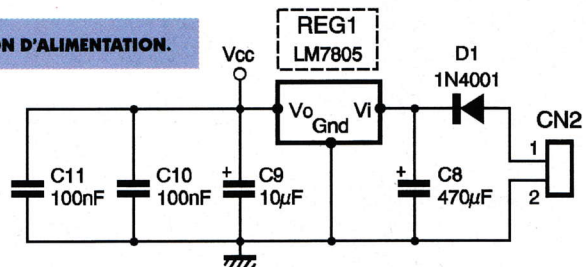

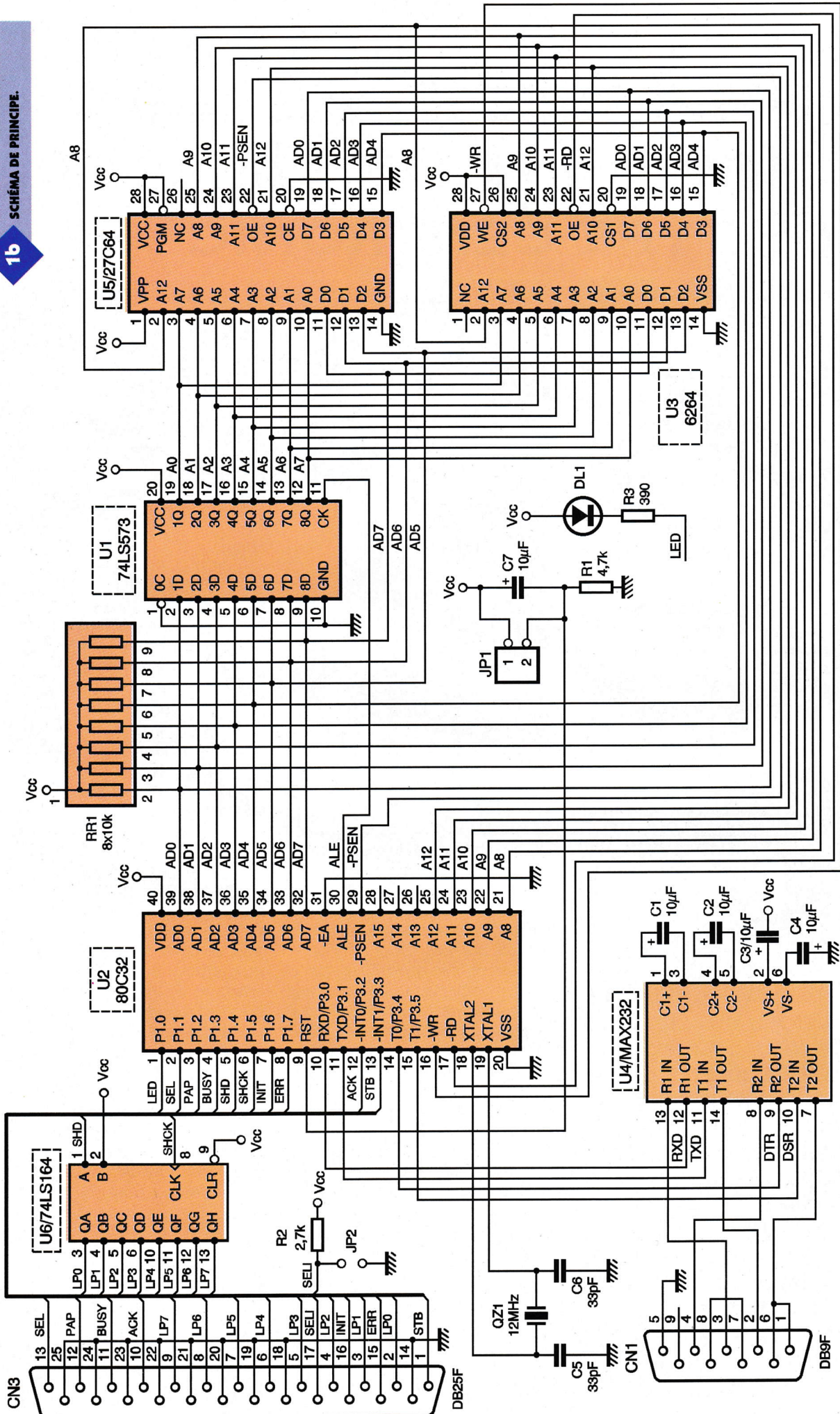

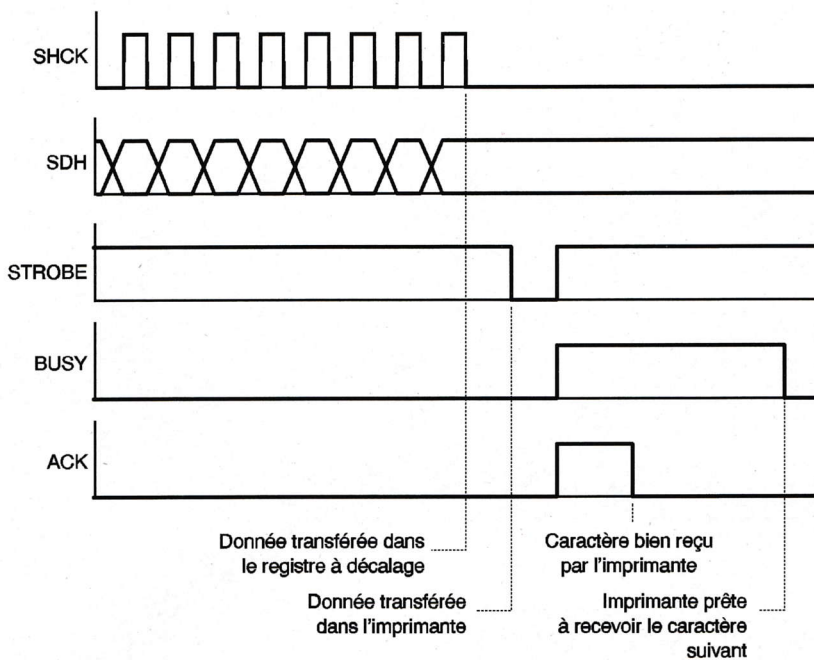

2 REGISTRE À DÉCALAGE DE 8 BITS.

codage d'adresse. La RAM et l'EPROM répondent aux mêmes adresses, mais les signaux -PSEN et -RD, fournis directement par le microcontrôleur, permettent de sélectionner l'une ou l'autre sans risque de conflit. Puisque nous n'avons pas besoin d'ajouter d'autres circuits périphériques sur le bus du microcontrôleur, nous pouvons donc nous passer de logique de décodage, ce qui arrange bien nos affaires. La gestion du port série est tout à fait classique. Un circuit spécialisé (U₄) se charge d'adapter les niveaux des signaux issus du port série pour piloter directement l'UART du micro-


L'AUTEUR RESTE FIDÈLE AU 80C32.


contrôleur. Les signaux de contrôle de flux du port série (DSR et DTR) seront gérés par le logiciel au moyen de port d'entrée/sortie classique. Le circuit U₄ fonctionne à partir d'une tension unique de 5VDC. Pour générer les niveaux requis pour le port série (+9VDC/-9VDC minimum) le circuit met en œuvre des convertisseurs à pompe de charge. Les condensateurs C₁ à C₄ permettent de faire fonctionner les convertisseurs à pompe de charge. Le choix des condensateurs est fonction du courant consommé sur les lignes RS232. Il est possible de faire fonctionner le système avec des condensateurs de 1 µF, ce qui permet de réduire la consommation sur le + 5VDC. Dans notre cas de figure, la consommation globale du montage n'est pas un élément déterminant, aussi nous avons préféré choisir des condensateurs de 10 µF pour garan-

tir les niveaux même avec des équipements RS232 un peu anciens (et gourmands en énergie). Vous remarquerez que le montage ne dispose pas de cavaliers permettant de modifier les paramètres de communication du port série. Pour simplifier le système nous avons choisi arbitrairement de figer les paramètres aux valeurs les plus répandues : 9600 bauds, 8 bits de données, 1 bit de stop, pas de parité. Les signaux de contrôle de l'imprimante seront reliés directement au microcontrôleur tandis que les signaux de donnée de l'imprimante seront pilotés par un registre à décalage de 8 bits (voir la **figure 2**). Les ports P0 et P2 du microcontrôleur étant monopolisés par les bus de donnée et d'adresse, il ne restait pas assez de sorties pour piloter directement les signaux de donnée de l'imprimante. L'usage du registre à décalage ne pose pas de problème dans le cadre de notre application car la charge de travail supplémentaire imposée au logiciel pour transmettre les données à l'imprimante est ridicule. En effet, le taux de charge du microcontrôleur sera relativement faible puisque les données arrivent par le port série à la vitesse de 9600 Bauds. Entre chaque caractère reçu, le microcontrôleur dispose de pratiquement 1 ms pour mettre la donnée en mémoire et gérer les transferts en direction de l'imprimante. C'est bien plus qu'il n'en faut. Le montage sera alimenté par une tension continue allant de 9VDC à 12VDC. La tension n'a pas besoin d'être stabilisée. Une tension continue correctement filtrée fera très bien l'affaire. Par exemple, vous pourrez utiliser un petit bloc d'alimentation d'appoint capable de fournir 300mA sous 12VDC. La diode D₁ permet de protéger le montage en cas d'inversion du connecteur d'alimentation, de sorte que vous n'aurez pas trop à vous inquiéter au moment de mettre le montage sous tension. Le régulateur REG₁ se chargera ensuite de fournir le + 5VDC aux circuits logiques du montage (c'est à dire à tous les circuits).

Réalisation

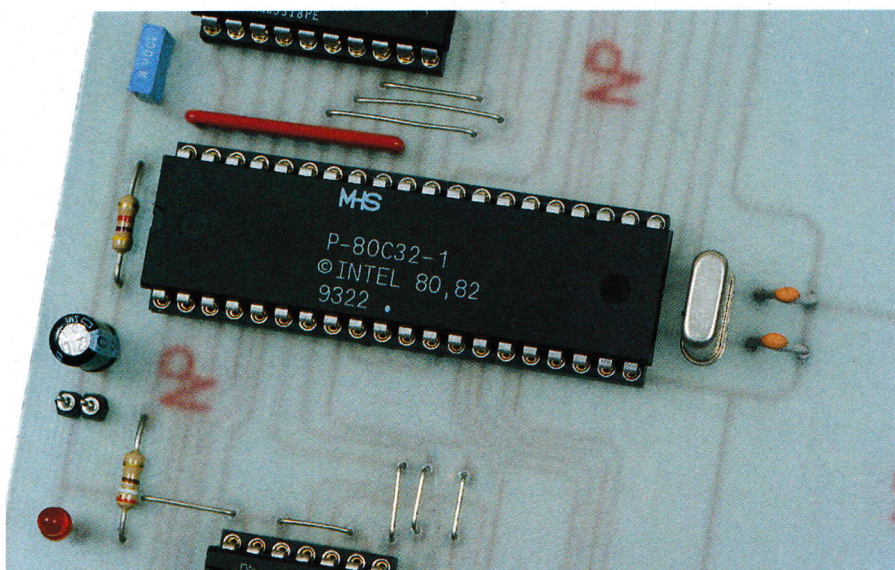Le dessin du circuit imprimé est visible en **figure 3**. La vue d'implantation associée est reproduite en **figure 4**. Les pastilles seront percées à l'aide d'un foret de 0,8 mm de diamètre, pour la plupart. En ce qui concerne REG₁, D₁, CN₂, JP₁ et JP₂, il



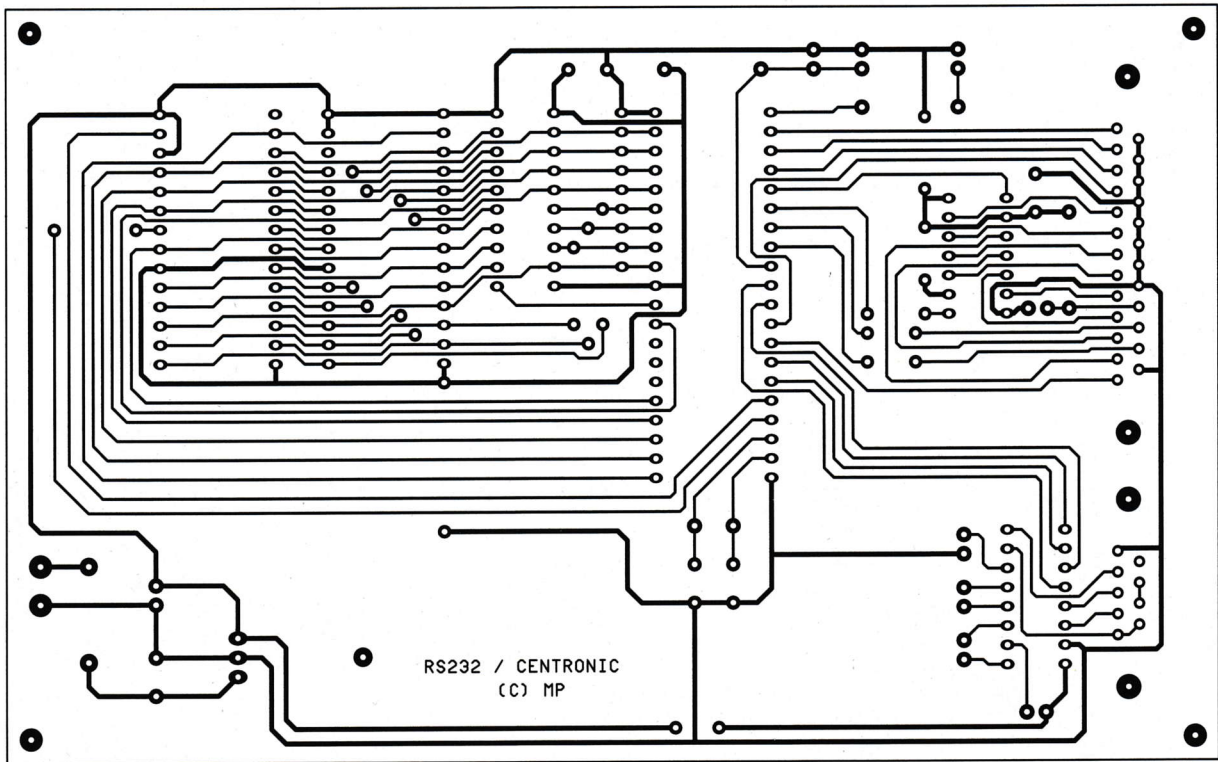

3

TRACÉ DU CIRCUIT IMPRIMÉ.


Il faudra percer les pastilles avec un foret de 1 mm de diamètre. Avant de réaliser le circuit imprimé, il est préférable de vous procurer les composants pour vous assurer qu'ils


4

IMPLANTATION DES ÉLÉMENTS.

s'implanteront correctement. Cette remarque concerne particulièrement les connecteurs et le dissipateur thermique associé à REG₁. Pour le reste de l'implantation, il n'y a pas de difficulté particulière. Soyez tout de même attentif au sens des condensateurs et des circuits intégrés. Notez que le circuit U₄ est dans le sens inverse des autres. De même les condensateurs C₈ et C₉ sont implantés dans un sens opposé.

Pour des montages de ce type, il est préférable de monter les circuits intégrés sur des supports. Cela permet de vérifier que la tension d'alimentation est bien présente sur les broches des circuits, là où on l'attend. Lorsque l'on est sûr que les circuits intégrés ne courent aucun risque, on peut les insérer sur leur support (après avoir éteint l'alimentation bien sûr). Respectez scrupuleusement le dé-

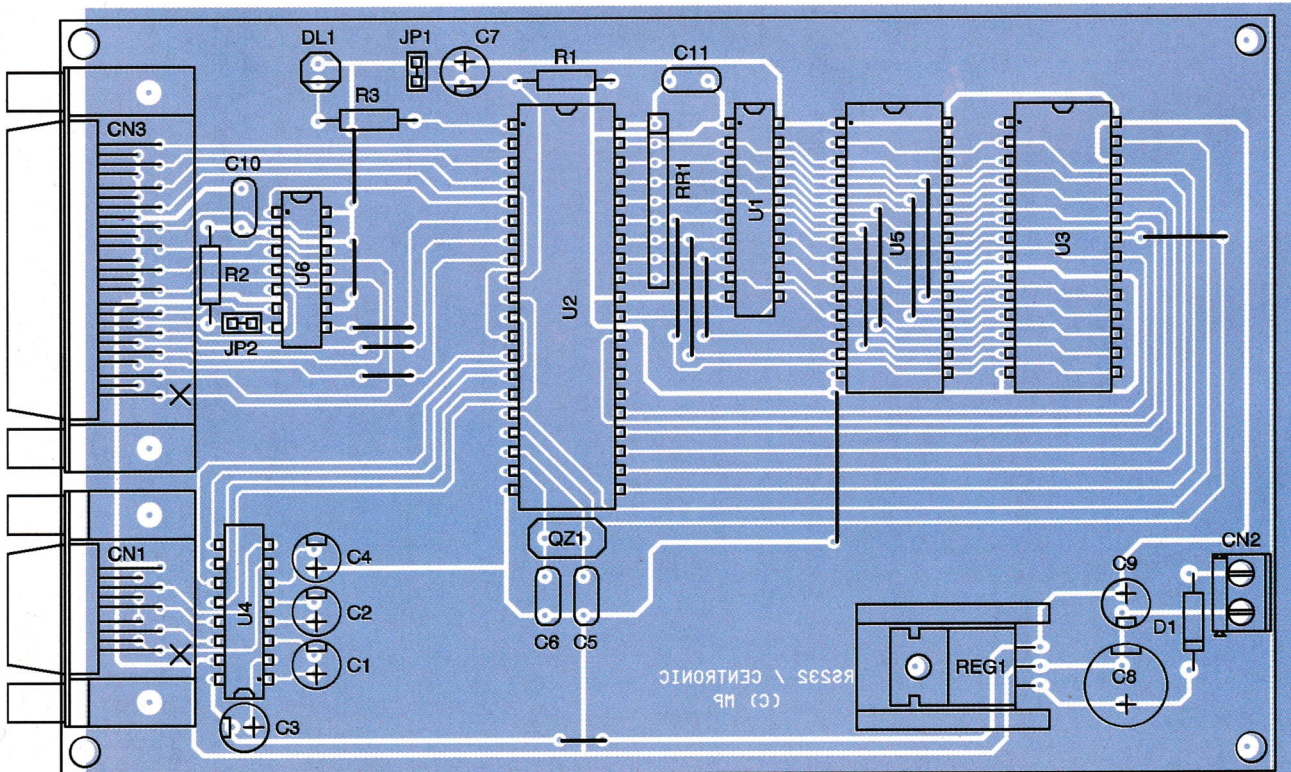

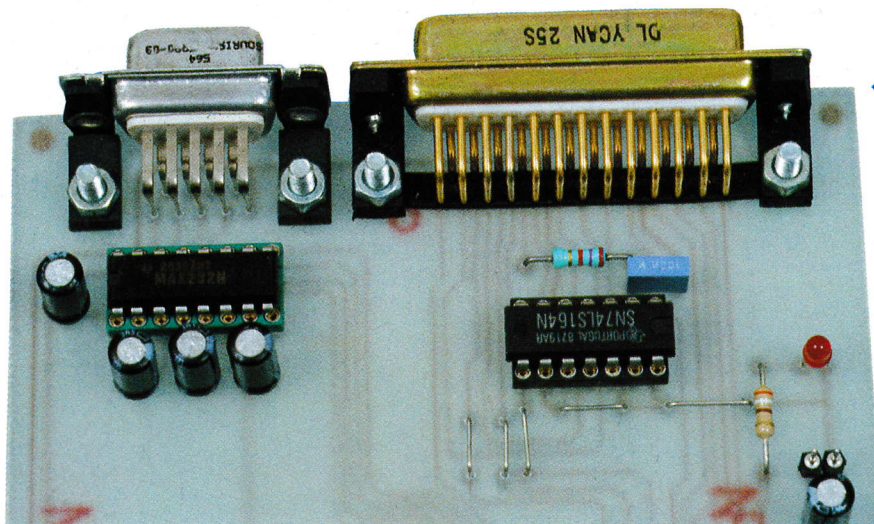

LES CONNECTEURS SUBD9 ET SUBD25.

Le modèle de programmeur d'EPROM dont vous disposez, vous utiliserez l'un ou l'autre des fichiers. Si vous n'avez pas la possibilité de télécharger les fichiers, vous pourrez adresser une demande à la rédaction en joignant une disquette formatée accompagnée d'une enveloppe self-adressée convenablement affranchie (tenir compte du poids de la disquette).

L'utilisation du montage est immédiate à condition de paramé-

couplage des lignes d'alimentation si vous voulez éviter les mauvaises surprises. Avec un circuit imprimé dessiné en simple face, les quelques condensateurs de découplage que nous avons pu caser sur ce montage sont vraiment indispensables. Le régulateur REG₁ sera monté sur un dissipateur ayant une résistance thermique inférieure à 18 °C/W pour éviter d'atteindre une température de jonction trop élevée. Vous noterez la présence de quelques straps qu'il est préférable d'implanter en premier pour des raisons de commodité (il y a des straps sous U₅ et un strap est très proche de R₃). Il y a 15 straps au total. Comptez-les avant de poursuivre l'implantation, pour être certain de ne pas en avoir oublié. Car, par la suite, il sera plus difficile de trouver la source de la panne du montage.

Veillez bien à choisir un connecteur DB9 femelle pour CN₁ et un connecteur DB25 femelle pour CN₃. Car des connecteurs mâles peuvent également prendre place sur le circuit imprimé, mais les points de connexions se retrouvent inversés par symétrie par rapport à l'axe verticale. Dans ce cas, il n'y a aucune chance pour que votre montage puisse dialoguer avec votre PC, et vous risquez même d'endommager des composants sur votre PC ou sur votre imprimante.

En ce qui concerne le câble, nécessaire pour relier notre montage au port série d'un PC de type AT, il vous


suffira de fabriquer un câble équipé d'un connecteur DB9 mâle d'un côté et d'un connecteur DB9 femelle de l'autre côté (liaison fil à fil de la broche 1 à la broche 9). L'utilisation de connecteurs à sertir est plus pratique, mais les liaisons nécessaires étant peu nombreuses vous pourrez utiliser des connecteurs à souder. En ce qui concerne le câble pour connecter l'imprimante au montage, il vous suffira d'utiliser le câble qui vous sert habituellement pour la raccorder au PC. Notez que l'espacement prévu entre les connecteurs CN₁ et CN₃ permet tout juste de monter des connecteurs équipés de capots standards. Avec certains capots un peu plus volumineux, il est possible que vous soyez obligé de les démonter. On rencontre le même problème à l'arrière des PC équipés d'un boîtier compact. Enfin ajoutons que les connecteurs CN₁ et CN₃ seront immobilisés par deux boulons montés dans les passages prévus à cet effet. Cette précaution ne sera pas inutile puisque les connecteurs risquent fort de subir de nombreuses manipulations de changement de câble.

L'EPROM U₅ sera programmée avec le contenu d'un fichier que vous pourrez vous procurer par téléchargement sur notre serveur Internet (<http://www.eprat.com>). Le fichier 'RSTRONI.ROM' est le reflet binaire du contenu de l'EPROM tandis que le fichier 'RSTRONI.HEX' correspond au format HEXA INTEL. Selon

l'envoi des données. Pour rappel, les paramètres de communications sont figés à la valeur la plus courante, à savoir : 9600 bauds, 8 bits de données, 1 bit de stop, pas de parité. Le contrôle de flux est réalisé de façon classique, par le biais des signaux DSR et DTR. L'équipement distant se doit de respecter l'information donnée par le niveau du signal DSR qui est émis à son intention. Puisque les caractères XON et XOFF ne sont pas interprétés par le montage (contrôle de flux uniquement matériel et non pas logiciel) il est possible de transmettre correctement des fichiers graphiques. Par exemple, un fichier contenant les données d'un graphique au format HP-GL peut parfaitement être transmis via notre montage. Par contre, le temps de transmission risque d'être assez long car les fichiers graphiques sont généralement volumineux.

A l'autre bout de la chaîne de transmission, le montage vérifie l'état des lignes de contrôle émises par l'imprimante avant de lui envoyer des données. Lorsque l'imprimante n'est pas disponible, le buffer du montage se remplit au rythme des données qui lui sont transmises par le port série. Dès que l'imprimante est prête, le montage envoie les données qu'il détient dans son buffer, tout en continuant de recevoir les données venant du port série pour les ajouter à la fin du buffer. La RAM du montage est gérée par le microcontrôleur sous la forme d'un buffer circulaire (voir la **figure 5**).

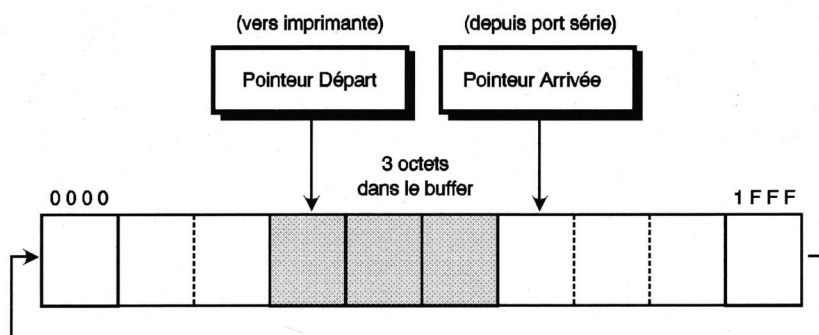Théoriquement, le flux de données qui arrivent par le port série est bien plus faible que le flux des données qui sont retransmises à l'imprimante. Le buffer du montage ne devrait donc jamais être rempli (tout au plus quelques caractères en mémoire).




5

LE BUFFER CIRCULAIRE.

Souhaitons que ce petit montage vous rende de bons et loyaux services et que, grâce à lui, vos projets vous feront désormais bonne impression.

P. MORIN

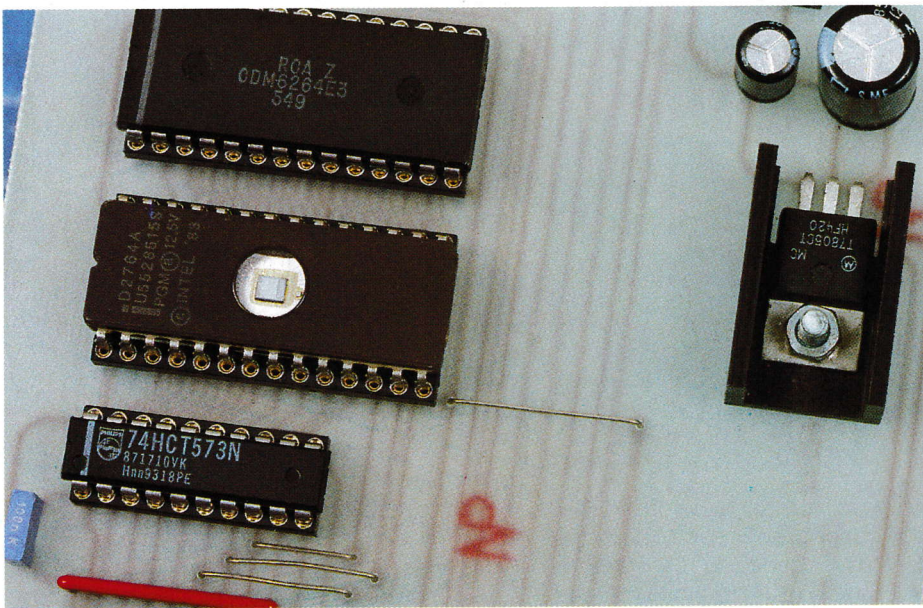

Ceci est vrai sauf dans le cas où l'imprimante est indisponible, suite à un manque de papier ou si l'imprimante n'est pas sélectionnée. Dans ce cas de figure, le buffer du montage va se remplir au rythme des données qui lui sont transmises par le port série. Dès que le buffer est rempli à 97 %, le montage demande l'arrêt de la transmission des données en provenance du port série. Il reste alors 256 octets de libre dans le buffer pour permettre de recevoir encore quelques caractères au cas où le système, qui émet les données, met du temps à s'apercevoir que le signal DSR a changé d'état.

La diode LED du système permet de visualiser à la fois qu'il y a des données qui transitent par le montage ou que l'imprimante n'est pas prête. La diode LED clignote au rythme des données qui arrivent au système tandis qu'elle reste allumée en permanence si l'imprimante n'est pas prête (plus de papier dans l'imprimante, par exemple). Mais, lorsque les données se succèdent au rythme maximum sur le port série, la diode LED peut également rester allumer en permanence. Avec une imprimante matricielle, ou à jet d'encre, il est facile de se rendre compte que l'impression est interrompue. Par contre avec une imprimante laser cela est moins évident. Si la diode LED reste allumée, attendez donc quelques secondes avant de conclure que l'imprimante n'est pas prête. Si vous envoyez des données au travers d'un port série de PC, lorsque le buffer est plein, vous obtiendrez le message habituel : "Erreur d'écriture : écriture sur lecteur COM1 Abandon, Reprise, Ignorer, Echec?". Dès que l'imprimante est à nouveau disponible la diode LED

s'éteint et il vous suffit de choisir l'option 'Reprise' pour continuer le transfert. Si, entre temps, vous n'avez pas débranché les câbles, la reprise de dialoguer devrait s'effectuer sans perte de données. Pour le vérifier, amusez-vous à transmettre un gros fichier graphique à l'imprimante via le port série de votre PC, puis désélectionnez l'imprimante (position OFF LINE) suffisamment longtemps pour voir apparaître le message d'erreur du port série. Sélectionnez ensuite l'imprimante (position ON LINE). La diode LED doit s'éteindre après quelques instants. Relancez la transmission du côté du port série en choisissant l'option 'Reprise'. Vous pouvez recommencer l'opération plusieurs fois de suite si cela vous amuse. Au final, le fichier doit être transmis dans son intégralité à l'imprimante et le résultat imprimé doit être conforme à l'original. Lors de la phase de test du système, l'auteur s'est amusé à transmettre ainsi de très gros fichiers (proche de 1Mo) avec succès.

Terminons par le rôle du jumper JP₂. A la mise sous tension de l'imprimante, l'auteur a constaté que certains modèles d'imprimantes matricielles attendent un état bas sur l'entrée SELECT IN (SEL sur le schéma) tandis que d'autres attendent un niveau haut. Vous devrez déterminer vous-même, selon le modèle de l'imprimante que vous connecterez au montage, si le strap JP₂ est nécessaire ou pas. Par défaut, commencez un premier essai avec le strap présent. Court-circuitez un bref instant les contacts de JP₁ pour forcer une remise à zéro du montage. Si le strap JP₂ est dans la position adéquate, l'imprimante doit imprimer un message d'accueil.

Nomenclature

CN₁ : Connecteur Sub-D 9 points, femelle, sorties coudées, à souder sur circuit imprimé (par exemple référence HARTING 09 66 112 7601).

CN₂ : 2IO

CN₃ : Connecteur Sub-D 25 points, femelle, sorties coudées, à souder sur circuit imprimé (par exemple référence HARTING 09 66 312 7601).

C₁ à C₄, C₇, C₉ : 10 µF/25V chimique, sorties radiales

C₅, C₆ : 33 pF céramique, au pas de 5,08mm

C₈ : 470 µF/25V chimique, sorties radiales

C₁₀, C₁₁ : 100 nF film plastique

DL₁ : Diode LED rouge 3mm

D₁ : 1N4001 (diode de redressement 1A/100V)

JP₁, JP₂ : Jumper au pas de 2,54mm

QZ₁ : Quartz 12 MHz en boîtier HC49/U

REG₁ : Régulateur LM7805 (5V) en boîtier TO220

+ Dissipateur thermique 18 °C/W (par exemple Shaffner référence RAWA 400-9P)

RR₁ : Réseau résistif 8x10 kW en boîtier SIL

R₁ : 4,7 kΩ 1/4W 5 % (jaune, violet, rouge)

R₂ : 2,7 kΩ 1/4W 5 % (rouge, violet, rouge)

R₃ : 390 Ω 1/4W 5 % (orange, Bblanc, marron)

U₁ : 74LS573 ou 74HCT573

U₂ : Microcontrôleur 80C32 (12 MHz)

U₃ : RAM 6264 temps d'accès 200 ns


U₄ : Driver de lignes MAX232

U₅ : EPROM 27C64 temps d'accès 200 ns

U₆ : 74LS164 ou 74HCT164

SIGNALISATION ROUTIÈRE DE DÉTRESSE


Voir et être vu, tels sont les impératifs incontournables en matière de sécurité routière. En particulier, en cas de panne entraînant un stationnement sur le bas côté de la route, il est essentiel de bien signaler le danger que représente l'obstacle ainsi créé. Le présent montage répond à ce problème. Placé à quelques cinquante mètres en amont du véhicule arrêté, il signale efficacement ce dernier par l'émission périodique d'intenses éclats lumineux.

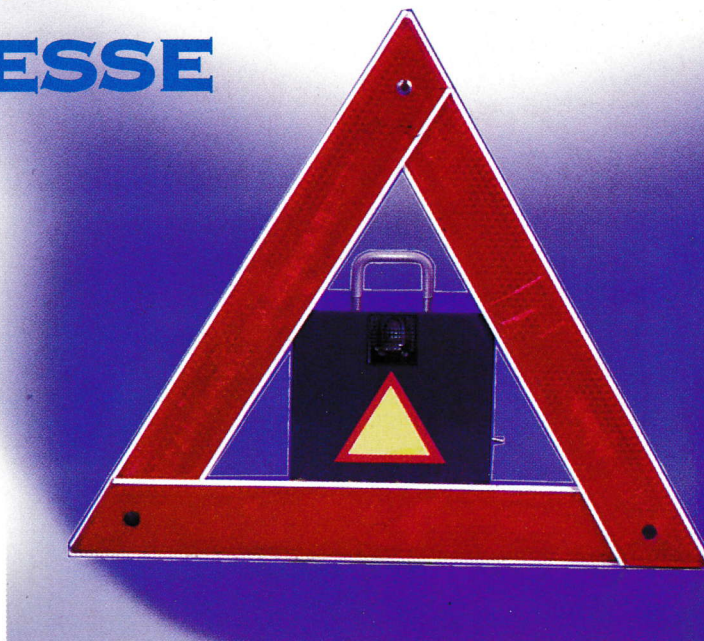


Le fonctionnement (figures 1 et 2)

Alimentation

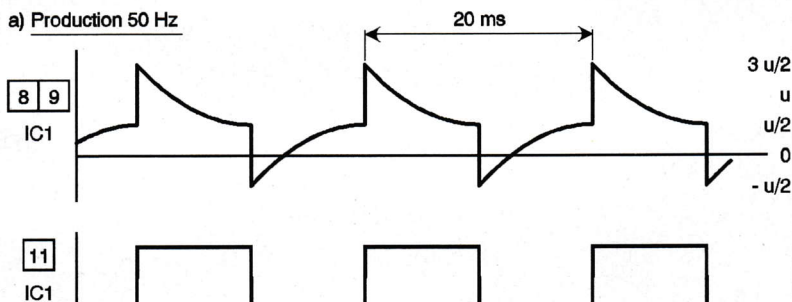L'énergie est fournie par une batterie de 12V et d'une capacité de 1,2 Ah,



b) Commande des déclenchements

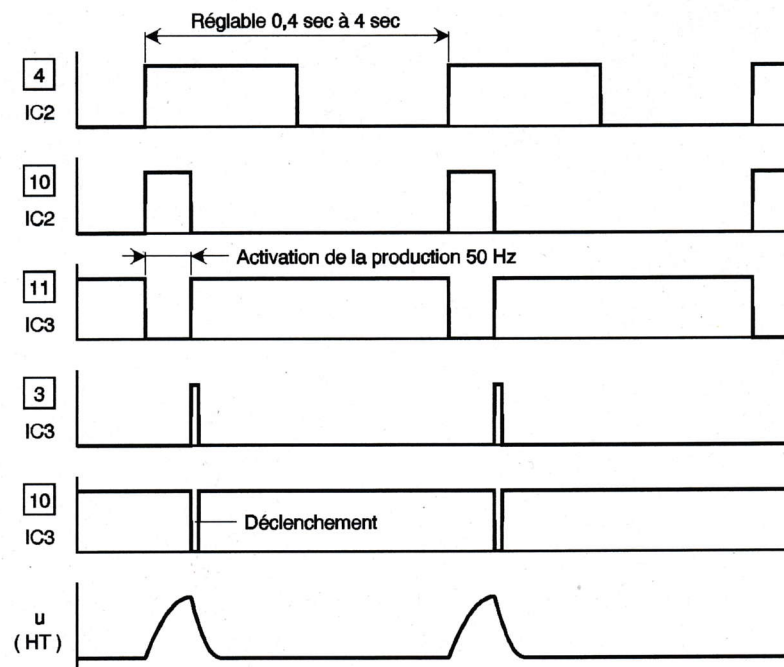

Le principe

Une batterie de 12V fournit le courant nécessaire au fonctionnement du montage. Un oscillateur astable hache le courant à une fréquence de 50 Hz ce qui permet d'obtenir une source de haute tension, de l'ordre de 350 à 400V par élévation du potentiel, réalisée par un transformateur.

Une base de temps à périodicité réglable commande le déclenchement périodique d'une lampe à éclat. De plus, le montage est équipé d'un dispositif économiseur d'énergie qui confère à l'ensemble une autonomie de plusieurs heures.


rechargeable, qu'un inverseur "I" permet de mettre en service. En aval de la diode D_1 , on dispose ainsi d'un potentiel continu de l'ordre de 12V, stabilisé par la capacité C_1 et découplé du montage par C_2 . Le courant de puissance est directement prélevé en amont de D_1 . Nous verrons ultérieurement que la fourniture d'un courant de puissance d'environ 750 à 800 mA ne se produit que de manière intermittente, juste avant la production de l'éclair, ce qui limite au strict minimum la dépense d'énergie.


Génération du 50 Hz

Les portes NOR III et IV de IC_1 constituent un oscillateur astable qui délivre en permanence un signal carré d'une période de 20 ms, ce qui correspond à une fréquence de 50 Hz. Rappelons qu'un tel montage fonctionne par charges et décharges successives de C_3 à travers R_5 et que la période des créneaux disponibles sur la sortie de la porte NOR IV se détermine au moyen de la relation :

$$T = 2,2 \times R_5 \times C_3$$

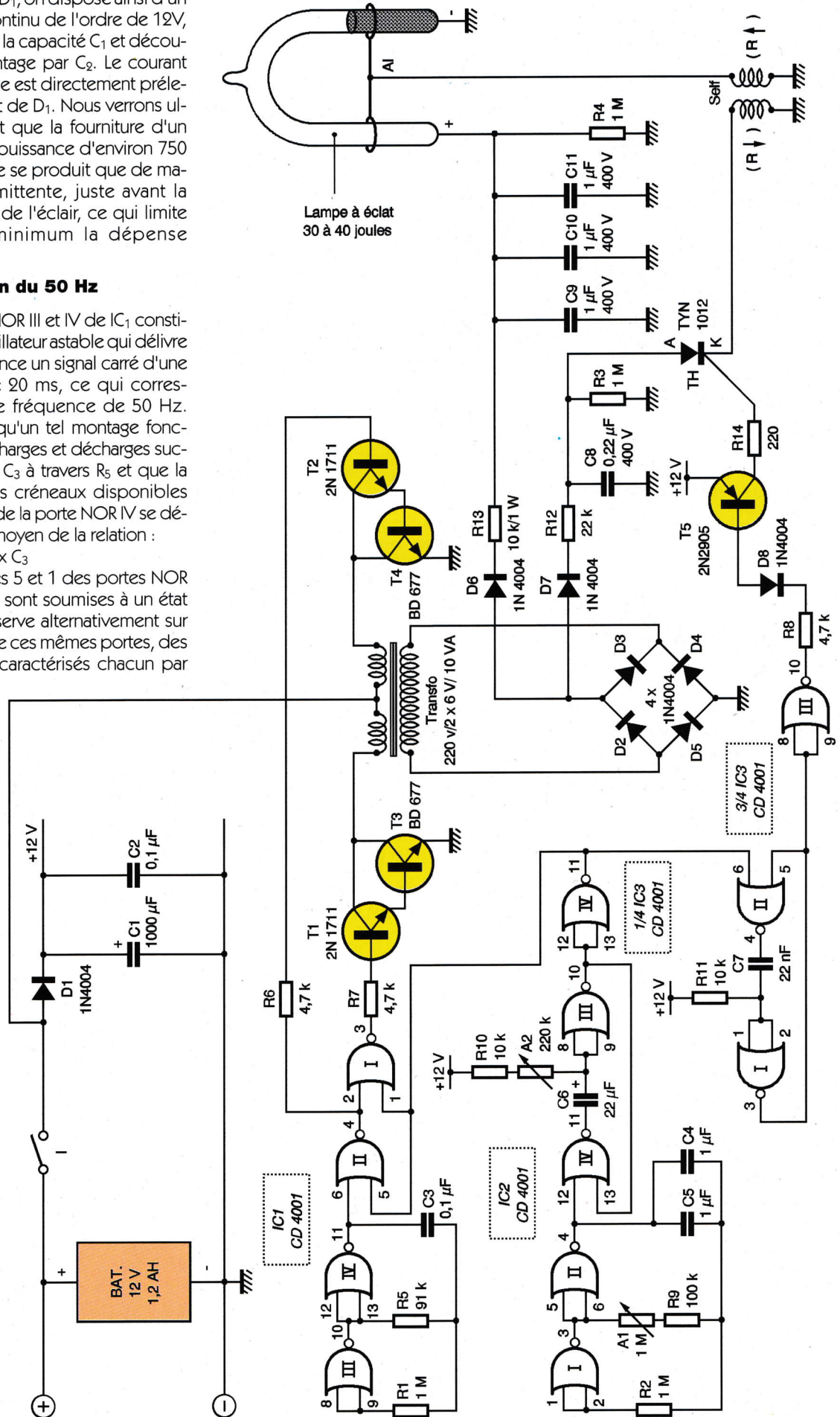Si les entrées 5 et 1 des portes NOR II et I de IC_1 sont soumises à un état bas, on observe alternativement sur les sorties de ces mêmes portes, des états hauts caractérisés chacun par



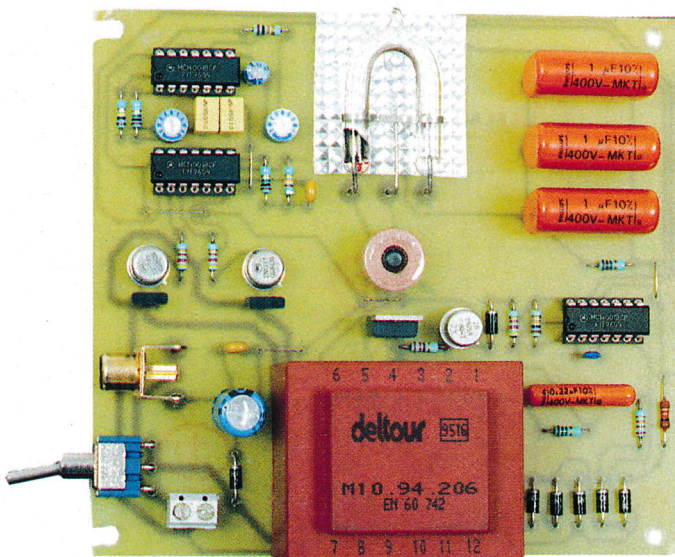

DÉTAIL DE LA CARTE.

une durée de 10 ms. Il en résulte une saturation alternative des deux groupements de transistors T_1/T_3 et T_2/T_4 . Ces derniers forment des Darlington de puissance dont la caractéristique essentielle est de réaliser une forte amplification de courant. Il en résulte la circulation alternée d'un courant intense dans l'un ou l'autre enroulement secondaire d'un transformateur. A noter que le sens du flux magnétique produit dans l'armature métallique de ce dernier, s'inverse à l'occasion de chaque demi-alternance. Le transformateur fonctionne dans ce cas en élévateur de potentiel étant donné que le nombre de spires de l'enroulement primaire est très supérieur à celui qui caractérise les enroulements secondaires. On obtient alors aux bornes de l'enroulement secondaire une tension alternative, peu sinusoïdale il est vrai, de l'ordre de 250 à 300V efficaces, d'une fréquence de 50 Hz. Notons que si les entrées 5 et 1 des portes NOR II et I de IC_1 sont soumises à un état haut, les sorties de ces mêmes portes présentent en permanence un état bas, ce qui neutralise le fonctionnement des deux Darlington en évitant par la même occasion toute consommation d'un courant de puissance.

Élaboration de la haute tension

Les alternances disponibles aux bornes de l'enroulement primaire du transformateur sont redressées par un pont de diodes (D_2, D_3, D_4, D_5). Le potentiel ainsi recueilli charge :

- par l'intermédiaire de D_6 et de R_{13} le groupement des trois capacités C_9 à C_{11} pour constituer la source haute tension de puissance,
- par l'intermédiaire de D_7 et de R_{12} la capacité C_8 pour constituer la source haute tension de commande des déclenchements.

Ces deux potentiels continus se caractérisent par une valeur de 350 à 400V. Les résistances R_3 et R_4 , de grande valeur (1 M Ω) sont destinées à décharger les capacités lorsque le montage n'est plus alimenté. Cette précaution évite à l'amateur imprudent, qui viendrait à toucher les armatures de ces capacités, de bien désagréables secousses...

Base de temps des déclenchements

Les portes NOR I et II de IC_2 forment un oscillateur astable dont la période des crêteaux générés est réglable grâce à l'ajustable A_1 . La plage de réglage de cette période s'étale de 0,4 à 4 s. Cette période détermine la fréquence de succession des déclenchements. Les portes NOR III et IV de IC_2 forment une bascule monostable qui devient opérationnelle à l'occasion de chaque front montant du signal issu de la base de temps et présenté sur l'entrée 12 de la bascule.

Commande périodique de la production de la haute tension

La bascule monostable évoquée ci-dessus délivre ainsi des états hauts sur sa sortie. La durée de ces états hauts dépend essentiellement de la position angulaire du curseur de l'ajustable A_2 . Elle est réglable de 0,3

à 3 s. Nous verrons ultérieurement comment régler cette durée. La porte NOR IV de IC_3 inverse l'état haut évoqué ci-dessus en état bas. Ainsi, c'est pendant la durée d'activation de la bascule monostable que les Darlington de puissance T_1/T_3 et T_2/T_4 sont opérationnels. A l'issue de cette activation la sortie de la porte NOR IV de IC_3 présente un front montant.


Déclenchement périodique


Ce front montant active à son tour une seconde bascule monostable formée par les portes NOR I et II de IC_3 . Cette dernière délivre sur sa sortie un état haut caractérisé par une durée de l'ordre de 150 ms que la porte NOR III de IC_3 inverse pour présenter sur sa sortie un état bas. Pendant cet état bas, le transistor PNP T_5 est saturé grâce à la circulation d'un courant dans son espace émetteur-base via D_8 et R_8 . Il en résulte l'établissement d'un courant gâchette-cathode au sein du thyristor TH. Ce dernier s'amorce, ce qui a pour conséquence la décharge brutale de la capacité C_8 dans l'enroulement de commande de la self de déclenchement. A noter que cet enroulement se caractérise par un nombre de spires nettement inférieur à celui de l'enroulement d'utilisation de la même self. On observe alors sur cet enroulement l'apparition ponctuelle d'un potentiel de plus de 1000V dont la conséquence est l'amorçage de la lampe à éclat. Les capacités C_9 à C_{11} se déchargent à leur tour ce qui provoque un très vif éclair émis par la lampe. Les capacités C_8 à C_{11} se rechargent ensuite lors de la période d'activation de production de la haute tension afin d'être à nouveau prêtes pour une nouvelle sollicitation et ainsi de suite.

La réalisation

Circuits imprimés (figure 4)

Le circuit imprimé est relativement simple et n'appelle pas de remarque particulière. On notera une largeur plus importante des pistes destinées à véhiculer le courant de puissance. Pour la reproduction du circuit imprimé, on pourra faire appel aux moyens habituels : application directe d'éléments de transfert sur le cuivre de époxy, confection d'un typon ou méthode photographique. Après gravure du circuit dans un bain de perchlore de fer, le module sera abondamment rincé à l'eau tiède. Par la suite, toutes les pastilles sont à percer à l'aide d'un

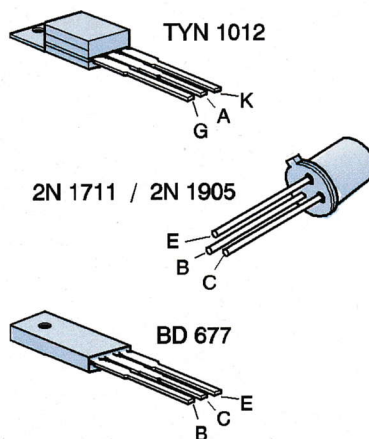

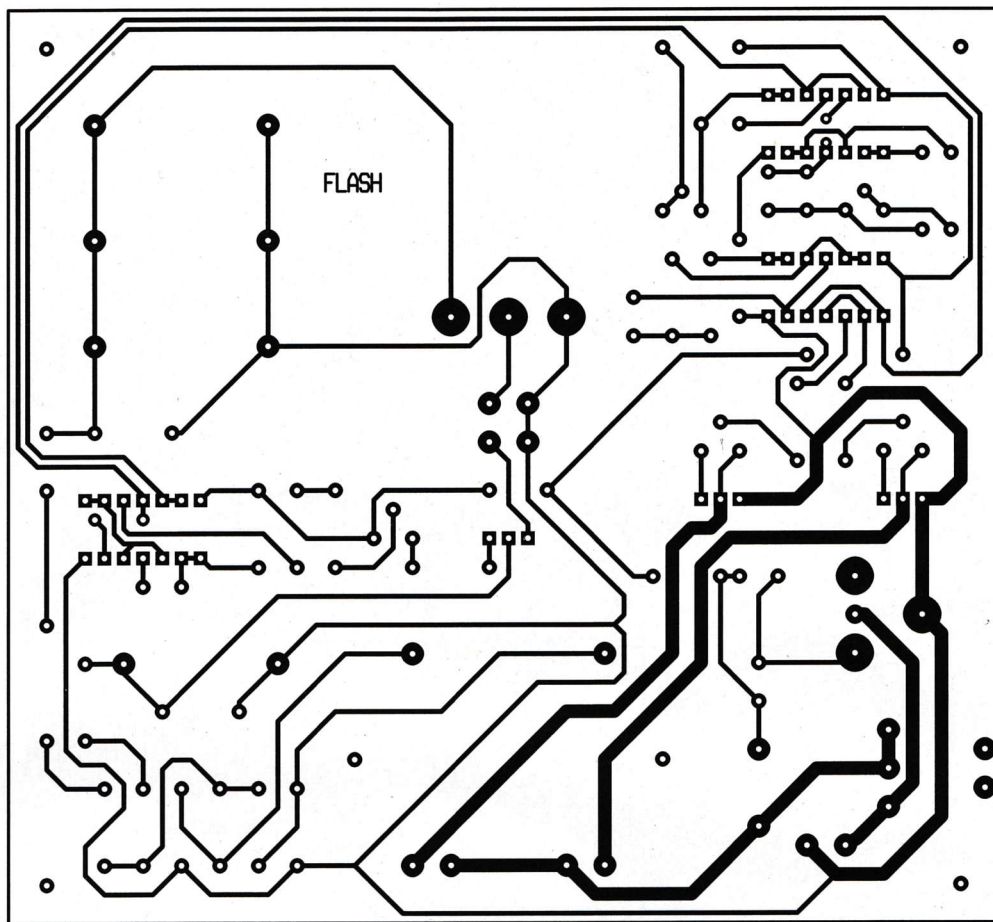

foret de 0,8 mm de diamètre. Certains trous seront à agrandir à 1, 1,3 ou 1,5 mm de diamètre afin de les adapter aux connexions des composants les plus volumineux.

Implantation des composants (figure 5)

Après la mise en place des quelques straps de liaison, on implantera les résistances, les diodes, les capacités et les transistors. Il va sans dire qu'il convient d'apporter un soin particulier au respect de

l'orientation des composants polarisés. On terminera par les composants les plus volumineux. Il est essentiel de bien repérer les extrémités des deux enroulements de la self de déclenchement. Ce repérage peut utilement s'opérer à l'aide d'un contrôleur utilisé en ohmmètre. On mettra ainsi en évidence l'enroulement de commande (repéré R↓ sur les schémas) caractérisé par une résistance très faible (quelques ohms). L'enroulement d'utilisation, relié à la lampe à éclat


4

TRACÉ DU CIRCUIT IMPRIMÉ.


(repéré R↑) présente une résistance ohmique nettement plus élevée (100 à 200 Ω). Le strict respect de cette orientation est absolument indispensable, faute de quoi le montage ne saurait fonctionner.

Mises au point

Les mises au point consistent à bien positionner les curseurs des ajustables A₁ et A₂. Dans un premier temps, il convient de positionner le curseur de l'ajustable A₂ de manière à ce que ce dernier présente sa résistance maximale. Cela correspond à placer le curseur à fond de position dans le sens horaire. Ensuite, on placera le curseur de l'ajustable A₁ également en position de résistance maximale, c'est à dire curseur à fond dans le sens anti-horaire. En mettant le montage en service, les éclairs se succèdent alors à une périodicité de l'ordre de 4 s. En tournant le curseur de l'ajustable A₁ dans le sens horaire cette périodicité diminue. En position médiane, elle est de l'ordre de 2 s. Il s'agit maintenant de positionner le curseur de A₂ de manière à obtenir :

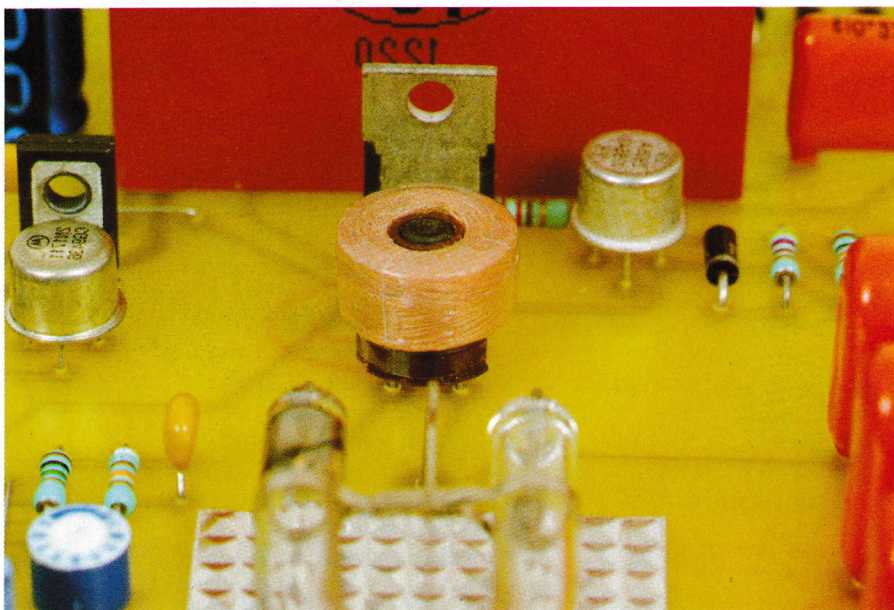

GROS PLAN SUR LA SELF DE DÉCLENCHEMENT.

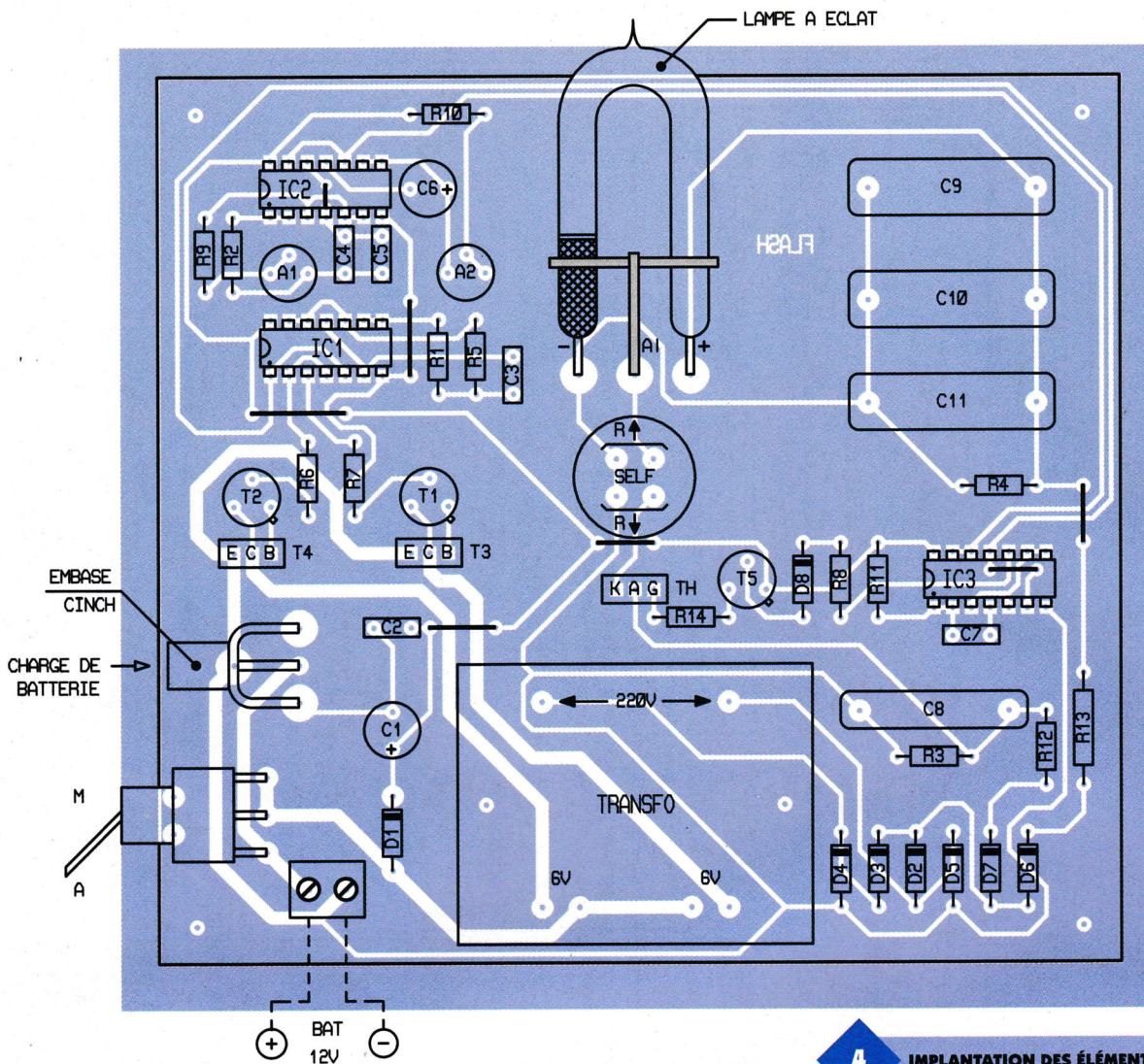

4

IMPLANTATION DES ÉLÉMENTS.

- la consommation minimale du montage,
- une intensité lumineuse suffisante des éclairs.

On tournera donc très progressivement le curseur de A_2 dans le sens anti-horaire jusqu'à constater une baisse de l'intensité lumineuse des éclairs. On revient alors légèrement dans le sens horaire pour une bonne stabilité.

Le montage a été introduit dans un coffret avec sa batterie d'alimentation. Il faudra prévoir une découpe de la face avant en regard du tube à éclair. L'ouverture sera obturée à l'aide d'un morceau de Plexiglas collé à l'intérieur du couvercle. Le rendement lumineux peut être augmenté si on prend la précaution de coller derrière le tube à éclairs un morceau de miroir réfléchissant. Dans le modèle proposé le boîtier a été fixé derrière un triangle de signalisation routière.

R. KNOERR

Nomenclature

7 straps (4 horizontaux, 3 verticaux)

R_1 à R_4 : 1 M Ω (marron, noir, vert)

R_5 : 91 k Ω (blanc, marron, orange)

R_6 à R_8 : 4,7 k Ω (jaune, violet, rouge)

R_9 : 100 k Ω (marron, noir, jaune)

R_{10} , R_{11} : 10 k Ω (marron, noir, orange)

R_{12} : 22 k Ω (rouge, rouge, orange)

R_{13} : 10 k Ω /1 W (marron, noir, orange)

R_{14} : 220 Ω (rouge, rouge, marron)

A_1 : ajustable 1 M Ω miniature, implantation horizontale

A_2 : ajustable 220 k Ω miniature, implantation horizontale

D_1 à D_8 : diodes 1N4004
 C_1 : 1 000 μ F/25V électrolytique (sorties radiales)

C_2 , C_3 : 0,1 μ F céramique multicouches

C_4 , C_5 : 1 μ F céramique multicouches

C_6 : 22 μ F/16V électrolytique (sorties radiales)

C_7 : 22 nF céramique multicouches

C_8 : 0,22 μ F/400V Polyester

C_9 à C_{11} : 1 μ F/400V Polyester

T_1 , T_2 : transistors NPN 2N1711

T_3 , T_4 : transistors NPN BD677

T_5 : transistor PNP 2N2905

TH : thyristor TYN 1012

IC $_1$ à IC $_3$: CD4001 (4 portes NOR)

3 supports 14 broches

Lampe à éclair 30/40 joules

Self de déclenchement

Embase femelle CINCH (pour circuit imprimé)

Inverseur monopolaire (broches coudées pour circuit imprimé)

Transformateur 220V/2x6V/10VA

Bornier soudable 2 plots

Batterie 12V/1,2Ah

Boîtier métallique ESM




ELEC. PROG.

ALIMENTATION STABILISÉE RÉGLABLE EN TENSION ET EN COURANT PROTÉGÉE CONTRE LES COURTS-CIRCUITS

Pour assurer l'alimentation de la plupart des montages électroniques, on est amené à transformer le courant alternatif du secteur en courant continu basse tension. Ce problème, maîtrisé semble-t-il sous toutes ses formes, comporte généralement un transformateur abaisseur de tension, un pont de diodes et une cellule de filtrage pour éliminer la tension d'ondulation. S'il est incontournable à partir d'une certaine puissance, je propose d'envisager le problème différemment pour de petites réalisations.

Éliminons d'abord le transformateur en le remplaçant par un condensateur. C'est en effet une résistance idéale, car au lieu de transformer l'excès d'énergie en chaleur, il la restitue à la source. Ensuite, pour minimiser le taux d'ondulation, prélevons l'énergie, non pas au sommet de la sinusoïde mais aux alentours de sa base; en effet à la sortie du pont redresseur les sinusoïdes se touchent presque et le condensateur de filtrage ne sera coupé de la charge que pendant un temps très

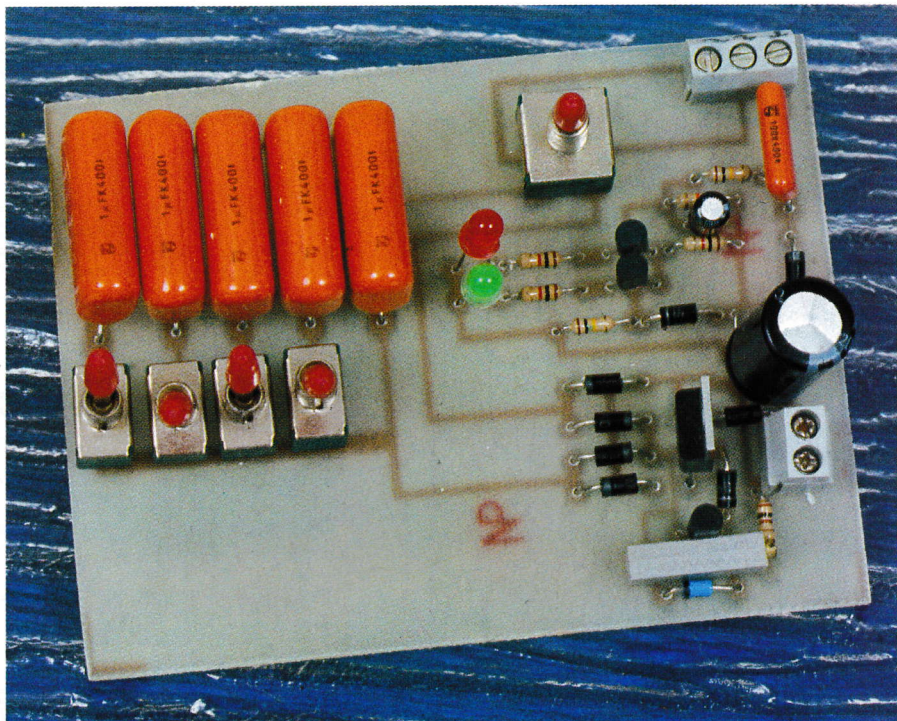


court, (l'ondulation est provoquée par la décharge de ce condensateur qui doit assurer seul, pendant que la tension du secteur qui le charge lui est inférieure, l'alimentation du circuit de sortie). La **figure 1** permet de mettre cette particularité en évidence, malgré que, pour une plus grande lisibilité, la tension de la batterie est située à environ 70V pour une tension de secteur de 220V efficaces.

Vous avez compris que plus la tension de batterie est faible par rapport à la tension du secteur, plus la tension d'ondulation est faible; ainsi pour un secteur de 220V et une tension de batterie de 23V, on peut mesurer 0,2V crête à crête (le débit n'a pas beaucoup d'influence, dans la mesure faite il était de 140 mA).

Le montage proposé selon la **figure 2** est le plus simple, il fonctionne parfaitement et peut débiter 60 mA avec un condensateur A de 1 μ F/400V, la tension de sortie est égale à la valeur de la diode zener.

Ce montage a l'inconvénient d'être relié au secteur, ceci n'est pas rédhibitoire pour pas mal de montages H.F. et l'on peut éliminer tous risques en connectant le neutre du secteur au point N (figure 2). Ce schéma peut être amélioré si l'on désire régler manuellement la tension de sortie, il suffit d'ajouter un transistor à la commande du triac, (que l'on a avantage à substituer à un thyristor car plus facile à trouver et moins cher). Ce transistor sert de relais à un pont de résistances qui, sans cela, devrait débiter un courant non négligeable. Également pour limiter le courant dans le potentiomètre multitoirs, une diode zener est connectée à ses bornes (**figure 3**). Le condensateur A se comporte comme une résistance en limitant le courant de sortie et celui-ci ne peut dépasser une valeur qui se situe à environ 60 mA/ μ F. Il est à noter que ceci se passe sans aucun échauffement, un court-circuit peut donc subsister sans inconvénient.


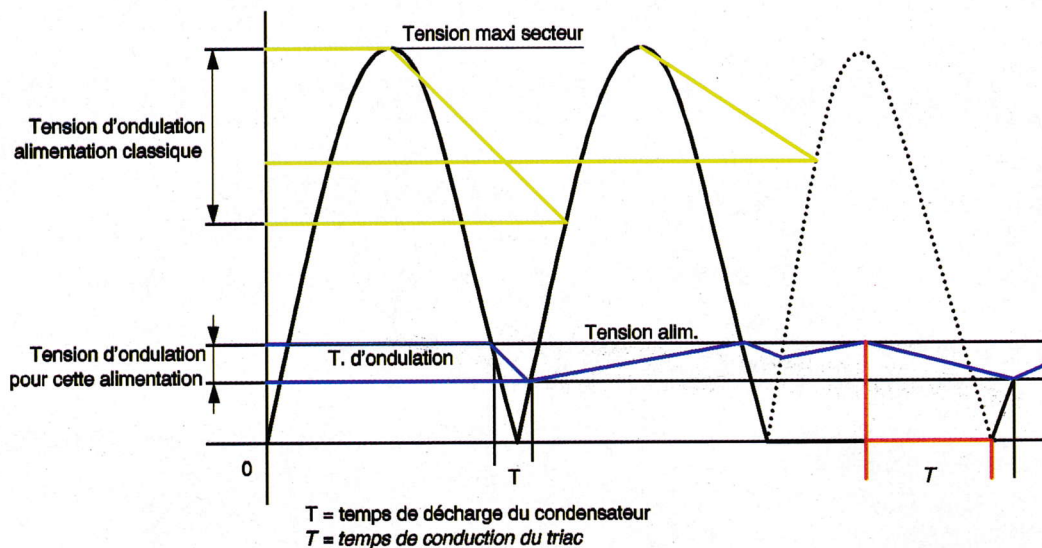


1 ALLURE DES SIGNAUX.

2 CE MONTAGE PEUT DÉBITER 60MA.


3 AMÉLIORATIONS AVEC RÉGLAGE DE LA TENSION.

Le montage que nous vous proposons (**figure 5**) vous permettra de réaliser une petite alimentation de laboratoire, bien modeste, mais qui en vous rendant quelques services, vous permettra de découvrir ce genre d'alimentation. Pour permettre de régler le courant de sortie, jusqu'à 300 mA environ, 5 condensateurs (dont 4 commutables à l'aide de petits interrupteurs) sont disposés à l'entrée secteur. Si vous voulez dépasser ce courant en sortie, il vous faudra ajouter des condensateurs supplémentaires (que vous pourrez disposer par groupes de 5 tout en conservant votre marge de réglage) à partir d'une certaine puissance il faudra adjoindre un radiateur au triac. Pour que votre sécurité soit assurée, un petit montage très simple (**figure 4**) composé de 2 transistors montés en bascule bistable commandant l'un un voyant rouge, l'autre un voyant vert, vous permettra de vous assurer, à l'aide d'un inverseur avec coupure au milieu, que le neutre du secteur est bien présent à la borne N du montage (Le voyant vert allumé en sera témoin) (figure 4). Pour comprendre plus facilement le fonctionnement de ce montage, remplacez dans votre esprit le

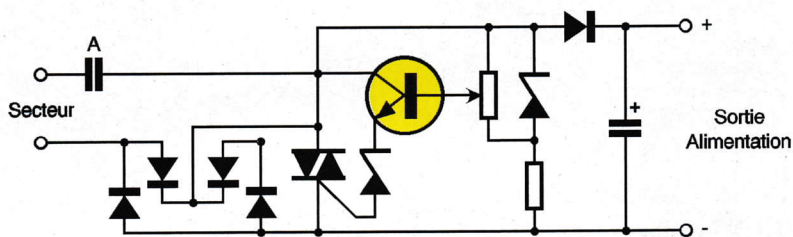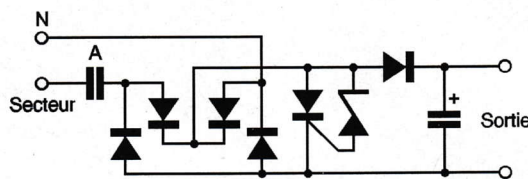


condensateur A par une résistance, celle-ci montée en série dans l'alimentation vous permettra de limiter son débit et même de le supprimer si vous placez un court-circuit à sa sortie. Le condensateur intégrateur placé en tête du circuit d'utilisation est bien sûr protégé par une diode. Le courant redressé du secteur parcourant cette résistance va croître jusqu'à ce que la tension atteigne celle du condensateur, le charger avec une intensité limitée par sa valeur, puis, lorsque la tension

atteindra celle de la diode zener et que le triac sera en conduction, elle débitera uniquement sur celui-ci laissant de côté la diode qui alimente le condensateur intégrateur. Tout ceci serait sans intérêt si la résistance n'était remplacée par un condensateur qui a le bon goût de rendre à la source le courant non consommé au lieu de le transformer en chaleur (du moins aux fréquences basses du secteur). Le temps de décharge du condensateur intégrateur entre les

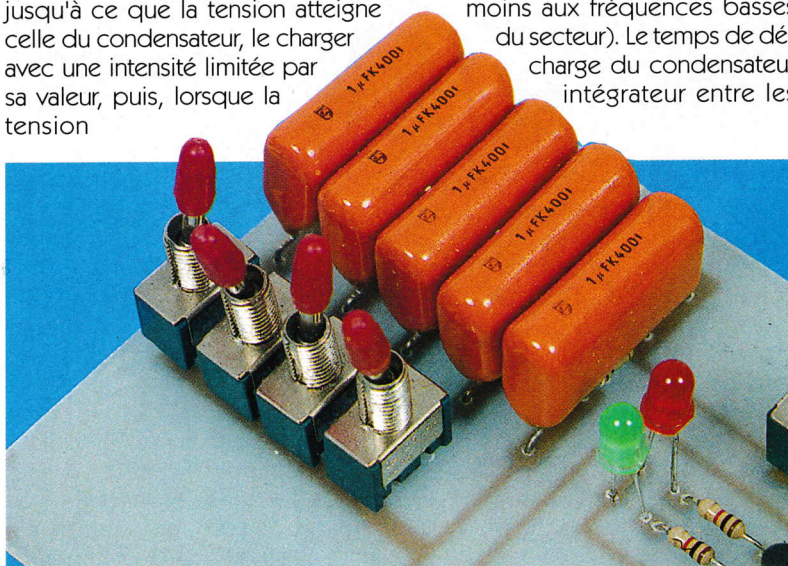

LES CONDENSATEURS 1µF/400V.

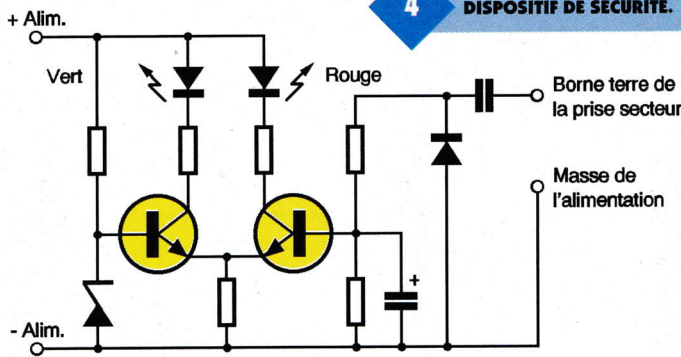


périodes de charges est égal à $(1 - \cosinus x)/F$, $\cosinus x$ diminuant lentement pour les faibles valeurs angulaires ce temps est très faible ($F =$ fréquence du secteur). S'il est très simple de mesurer la tension d'ondulation à l'oscilloscope, son calcul est beaucoup plus complexe et sortirait de cet exposé.

Réalisation

Un circuit imprimé (figure 6) simple face suffira si l'on accepte de placer 2 straps, dont un côté cuivre (attention). Le dessin du circuit ne comporte pas de difficultés particulières. Il faudra redoubler d'attention pour bien repérer le sens de montage des diodes et surtout les zener. Aucun réglage n'est requis hormis celui du potentiomètre multivoirs qui vous permettra d'ajuster la ten-

sion de sortie. Sur le tableau représentant l'implantation des éléments (figure 7), la trace des condensateurs de $1 \mu\text{F}$ a été évidée pour que l'on puisse voir celle des résistances qui sont en parallèle sur chacun d'eux, elles sont nécessaires pour éviter la détérioration des contacts des interrupteurs par étincelage. Pour pouvoir utiliser ce montage en toute sécurité, il est nécessaire de l'alimenter à l'aide d'une prise de courant normalisée (avec terre) et de ne s'en servir que lorsque la diode LED verte est illuminée. Si la diode rouge ne s'allume sur aucune des positions du commutateur-inverseur, attention la prise de terre de votre installation électrique est défectueuse ou absente.

L. AULIGNE

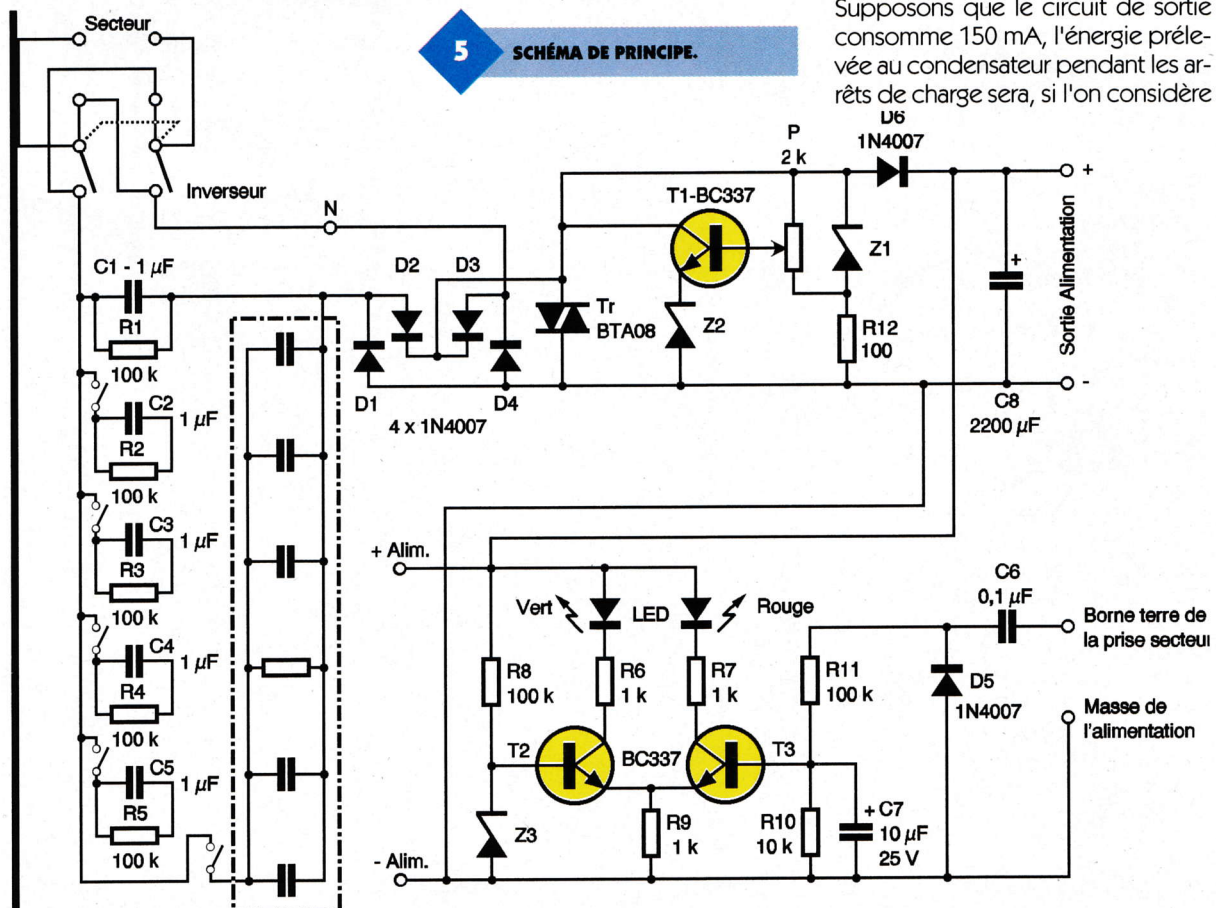

Pour ceux qui voudraient calculer la tension d'ondulation, voici comment procéder :

Commencer par calculer le temps de décharge du condensateur intégrateur, celui-ci étant égal à $4(1 - \cosinus x)/F$, il nous faut $\cosinus x$.

Nous savons que V instantané = $V_o \sinus x$.

$V_o =$ tension maximum de la sinusoïde soit, en l'occurrence, $V_{\text{efficace secteur}} \times \text{racine de } 2$.
 $V_u =$ tension continue que nous désirons utiliser.

$V_u = V_o \sinus x$

d'où $\sinus x = V_u/V_o$, or :

$\sinus^2 x + \cosinus^2 x = 1$ donc :

$\cosinus x = \text{racine de } 1 - \sinus^2 x$

où $\cosinus x = \text{racine de } 1 - (V_u/V_o)^2$

et le temps cherché :

$T = 4 [1 - \text{racine de } 1 - (V_u/V_o)^2] / F$

Prenons un exemple :

$V = 20\text{V}$ et $F = 50$

$T = 0,0001656$ secondes

Voyons maintenant l'énergie stockée dans le condensateur intégrateur.

$1 \text{ Farad} = 1 \text{ coulomb par volt}$

$1 \text{ Ampère} = 1 \text{ coulomb par seconde}$


Soit un condensateur de $2,000 \mu\text{F}$ alimenté sous 20V , l'énergie qu'il emmagasine :

$20 \times 0,002 = 0,04$ coulombs

Ce condensateur peut stocker $0,002$ coulomb par volt, donc

chaque fois que le circuit de sortie lui retire $0,002$ coulomb la tension à ses bornes diminue de 1V .

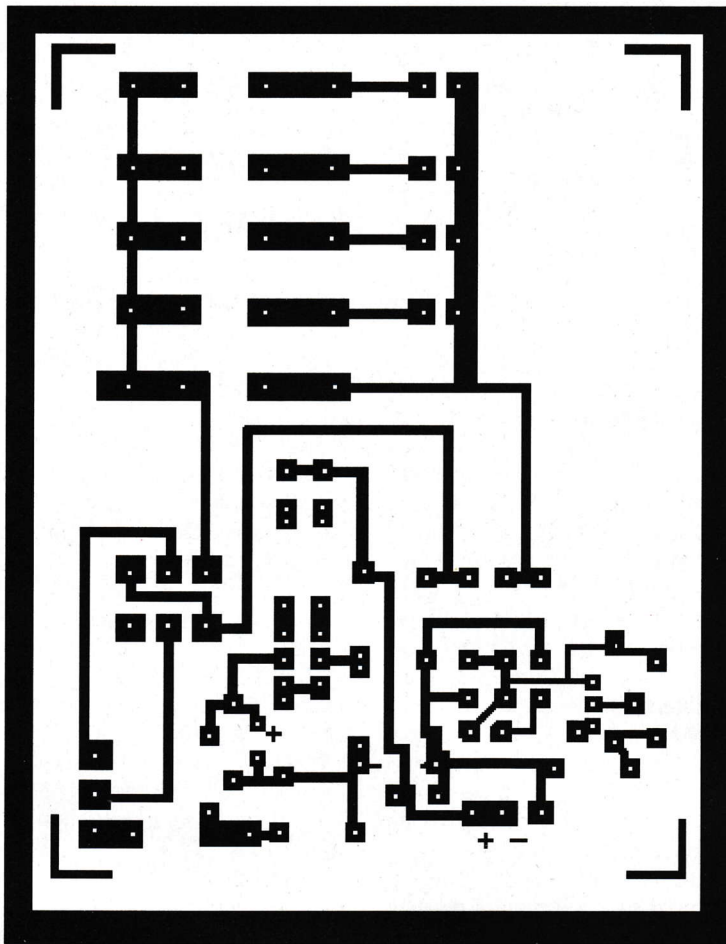Supposons que le circuit de sortie consomme 150 mA , l'énergie prélevée au condensateur pendant les arrêts de charge sera, si l'on considère



pour simplifier, que la courbe de décharge est une droite :
 $0,150 \times 0,0001656 = 0,00002484$
 Et la tension d'ondulation :
 $0,00002484 / 0,002 = 0,01242V$.

Pour obtenir cette tension on considère que la charge du condensateur intégrateur n'est pas interrompue par le triac. Ceci n'est possible que si le courant débité par le condensateur en tête sur le secteur, $C_{1, 2, 3, 4, 5}$ du schéma, est égal au courant maximum débité dans le circuit d'utilisation soit : tension secteur efficace/impédance de la capacité. Si le courant demandé par le circuit d'utilisation diminue, la charge du condensateur intégrateur est interrompue par le déclenchement du triac (aussitôt que la tension a atteint celle que vous avez réglée), mais sa décharge étant plus lente, la tension d'ondulation ne change pratiquement pas. Si vous placez la sonde n° 2 de votre oscilloscope, à condition d'avoir un double traces, à la sortie du pont redresseur vous mettez tout ceci en lumière.

En pratique il convient donc de majorer légèrement le résultat de votre calcul car il est difficile d'obtenir une concordance parfaite entre ces deux valeurs.

6

TRACÉ DU CIRCUIT IMPRIMÉ.

Nomenclature

R_1 à R_5 , R_8 , R_{11} : 100 k Ω
 (marron, noir, jaune)

R_{10} : 10 k Ω
 (marron, noir, orange)

R_6 , R_7 , R_9 : 1 k Ω
 (marron, noir, rouge)

R_{12} : 100 Ω
 (marron, noir, marron)

P : Potentiomètre multitours
 2 k Ω

C_1 à C_5 : 1 $\mu F/400V$ (non polarisé)

C_6 : 0,1 $\mu F/400V$ (non polarisé)

C_7 : 10 $\mu F/25V$

C_8 : 2 200 $\mu F/25V$

D_1 à D_6 : 1N4007

Z_2 , Z_3 : 3,3V/1W

Z_1 : 20V/1W

T_1 à T_3 : BC337

TRIAC : BTA08/400B

LED₁ : rouge

LED₂ : vert

1 Inverseur avec arrêt au centre


4 Interrupteurs

1 Bornier 2 plots

1 Bornier 3 plots

7

IMPLANTATION DES ÉLÉMENTS.

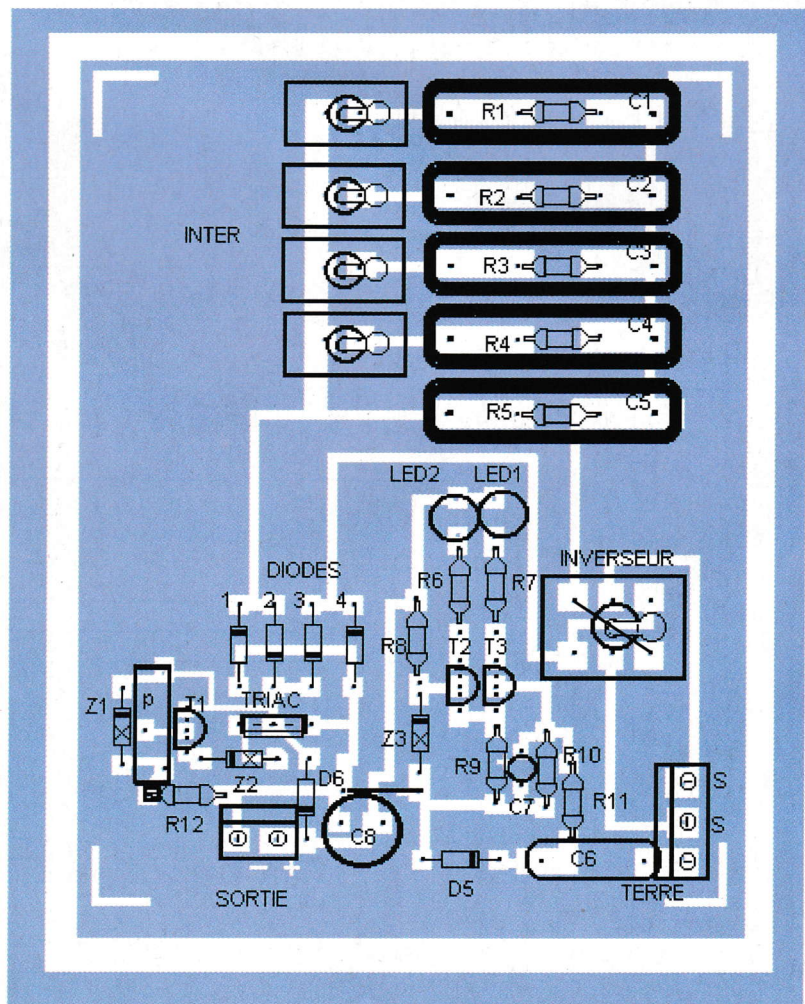




ELEC. PROG.

DUPLICATEUR D'EPROM

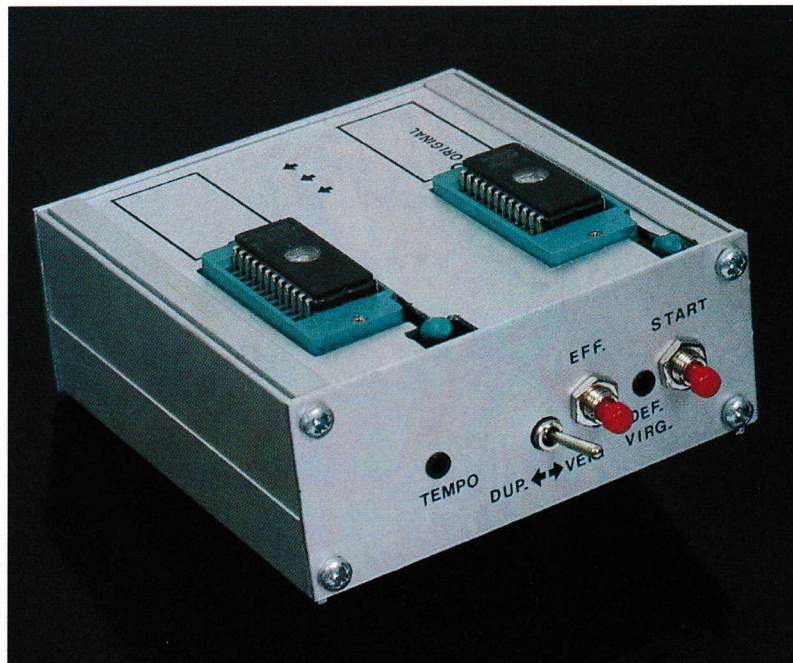
Ce montage relativement simple vous permettra de réaliser deux opérations : vérifier la virginité d'une EPROM et recopier la programmation d'une EPROM 2716 prise comme modèle. Ce duplicateur très performant ne fait appel qu'à des composants courants et donc disponibles auprès de tous les fournisseurs.



Généralités

Rappels sur l'EPROM 2716 (figure 1)

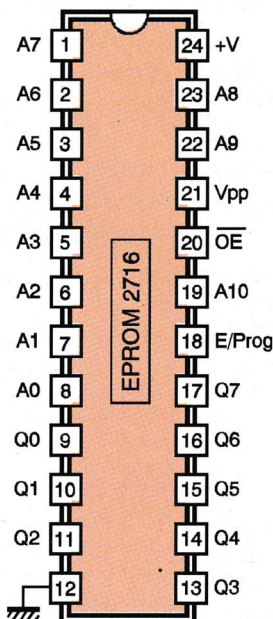Par rapport aux mémoires statiques, une EPROM présente l'avantage de conserver indéfiniment sa programmation sans nécessiter une alimentation de sauvegarde, tout en restant effaçable.



Caractéristiques générales

- Potentiel d'alimentation : 5V
 - Potentiel de programmation : 25V
 - Adressage : 11 entrées binaires, soit $2^{11} = 2048$ adresses
 - Data : 8 entrées-sorties, soit $2^8 = 256$ valeurs (8 bits)
 - Capacité : 2048×8 bits = 16384 bits, soit 16 kbits, d'où la dénomination 2716
- Le brochage est indiqué en figure 1. On distingue :
- Les broches + 5V et "mires" (24 et 12)
 - La broche 21 reliée au potentiel de programmation de 25V



- La broche 20 (\overline{OE}) affectée à la validation des sorties
- La broche 18 (E/PROG) qui commande la programmation
- Les 11 entrées d'adressage A0 à A10
- Les 8 entrées-sorties DATA Q0 à Q7

Fonctionnement

On peut mettre en évidence deux états principaux : la lecture et la programmation (voir tableau de la figure 1)

Lecture :

Les broches V et Vpp sont soumises au potentiel nominal d'alimentation

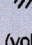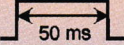MODE	DATA Qi	E./PROG. Validation générale et programmation	\overline{OE} Validation des sorties	Vpp (volt)	 (volt)	+V (volt)
Lecture	Sortie des données	0	0	5	0	5
Sorties inactivées	Haute impédance	X	1	5	0	5
Attente	Haute impédance	1	X	5	0	5
Programmation	Entrées des données		1	25	0	5
Vérification de programme	Sortie des données	0	0	25	0	5
Inactivation du programme	Haute impédance	0	1	25	0	5

(X) Etat indifférent

1

RAPPELS SUR L'EPROM 2716.


de 5V. Les entrées E/PROG et OE sont reliées à l'état bas. Dans cette situation, les sorties Qi restituent les niveaux logiques 0 ou 1 programmés pour chaque adresse. Si on soumet l'entrée OE à un état haut, les sorties sont inactivées : elles sont en état de haute impédance également appelée "troisième état". Tout se passe comme si elles étaient entièrement isolées de la structure interne du circuit. Le même phénomène se produit si on soumet l'entrée E/PROG à un état haut.

Programmation :

Cette fois, la broche Vp est à relier à un potentiel continu de + 25V. Pour la programmation, il convient de soumettre l'entrée OE à un état haut et de se préparer l'opération d'entrées des données pour une adresse donnée par une présentation des valeurs binaires souhaitées sur les broches Qi. La programmation se réalise concrètement par la présentation d'un état haut d'une durée de 50 ms sur l'entrée E/PROG. En dehors de cette impulsion, l'EPROM est en position de vérification des états logiques sur les sorties Qi. Ces dernières prennent systématiquement le troisième état dès que l'on soumet l'entrée OE à un état haut.

Effacement :

Les boîtiers des EPROM comportent une lucarne transparente destinée au passage d'un rayonnement ultraviolet d'effacement. Ce rayonnement peut être obtenu à partir d'un mini tube actinique de 210 mm de long et de 15 mm de diamètre, souvent disponible auprès des fournisseurs sous forme de kit. En éloignant le boîtier de 4 à 5 cm du tube, la durée d'effacement est de l'ordre de 15 minutes. Cet effacement est total : il se caractérise par la présentation d'un état haut sur toutes les sorties Qi et pour toutes les 2048 adresses. Il n'est pas possible de réaliser un effacement partiel. Inversement, lorsqu'une EPROM est

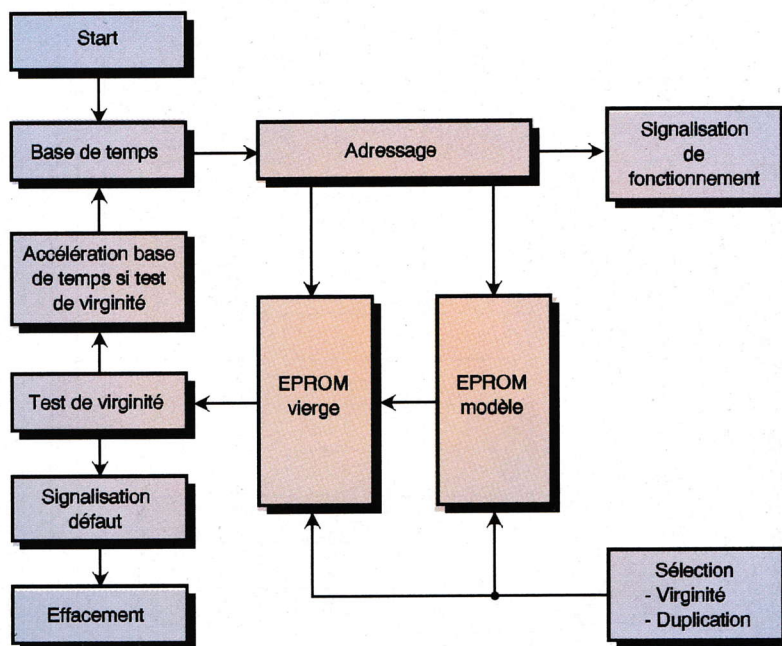

programmée, il faut la protéger des rayonnements ultraviolets, notamment ceux d'origine solaire. Pratiquement, cela consiste à occulter la lucarne par un adhésif noir.

Principe de fonctionnement du duplicateur (figure 2)

Les EPROM "modèle" et "vierge" sont à placer sur leurs supports respectifs. Lorsque l'inverseur est placé sur la position "vérification", en appuyant sur le bouton-poussoir START, un compteur commandé par une base de temps fait défiler l'ensemble des 2048 adresses de l'EPROM testée.

Un dispositif vérifie qu'aucune sortie Qi ne présente d'état bas. Si tel était le cas, une LED rouge signale le défaut. Il est possible d'éteindre cette LED "défaut" par l'appui sur un bouton-

2


SYNOPTIQUE.

poussoir "effacement". La durée de ce test de virginité est de l'ordre de 35 s. La phase active d'adressage de l'EPROM est signalisée par le clignotement d'une LED. En positionnant l'inverseur sur "programmation", l'opération de duplication prend son départ en appuyant sur le bouton-poussoir START. Elle dure plus longtemps que la vérification de la virginité. En effet, la programmation de chaque entrée-adresse nécessite une durée élémentaire d'au moins 50 ms. Pratiquement, l'ensemble de l'opération nécessite une durée de près de 2 minutes. Pendant cette duplication, une LED clignotante indique que l'opération est en cours. Elle est achevée lorsque cette LED reste allumée de manière continue.

Le fonctionnement (figures 3, 4 et 5)


Alimentation


L'énergie est fournie par le secteur 220V par l'intermédiaire d'un transformateur qui délivre sur son enroulement secondaire un potentiel alternatif de 30V. Un pont de diodes redresse les deux alternances. La capacité C₁ réalise un premier filtrage. Un régulateur 7824, dont la broche masse est reliée au "moins" de l'alimentation par l'intermédiaire de deux diodes, délivre sur sa sortie un potentiel continu de 25V. La capacité C₂ effectue un filtrage complémen-

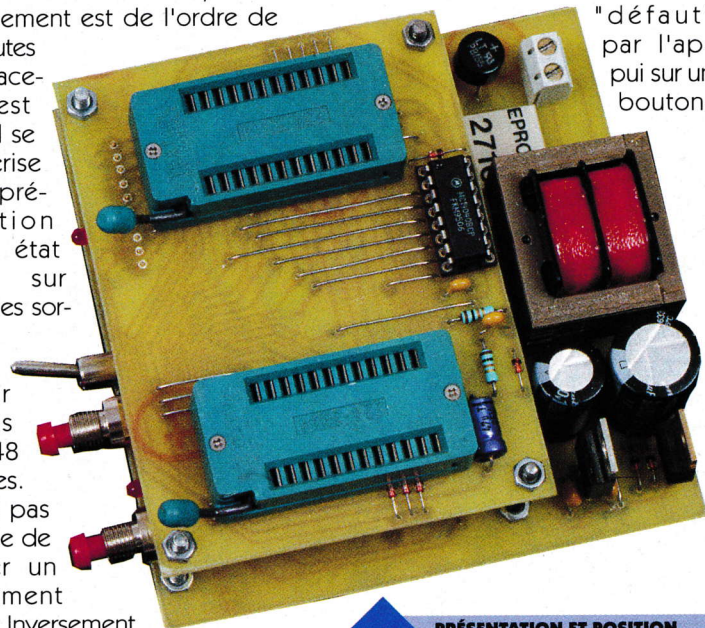

PRÉSENTATION ET POSITION DU MODULE SUPÉRIEUR.

3 SCHEMA DE PRINCIPE.

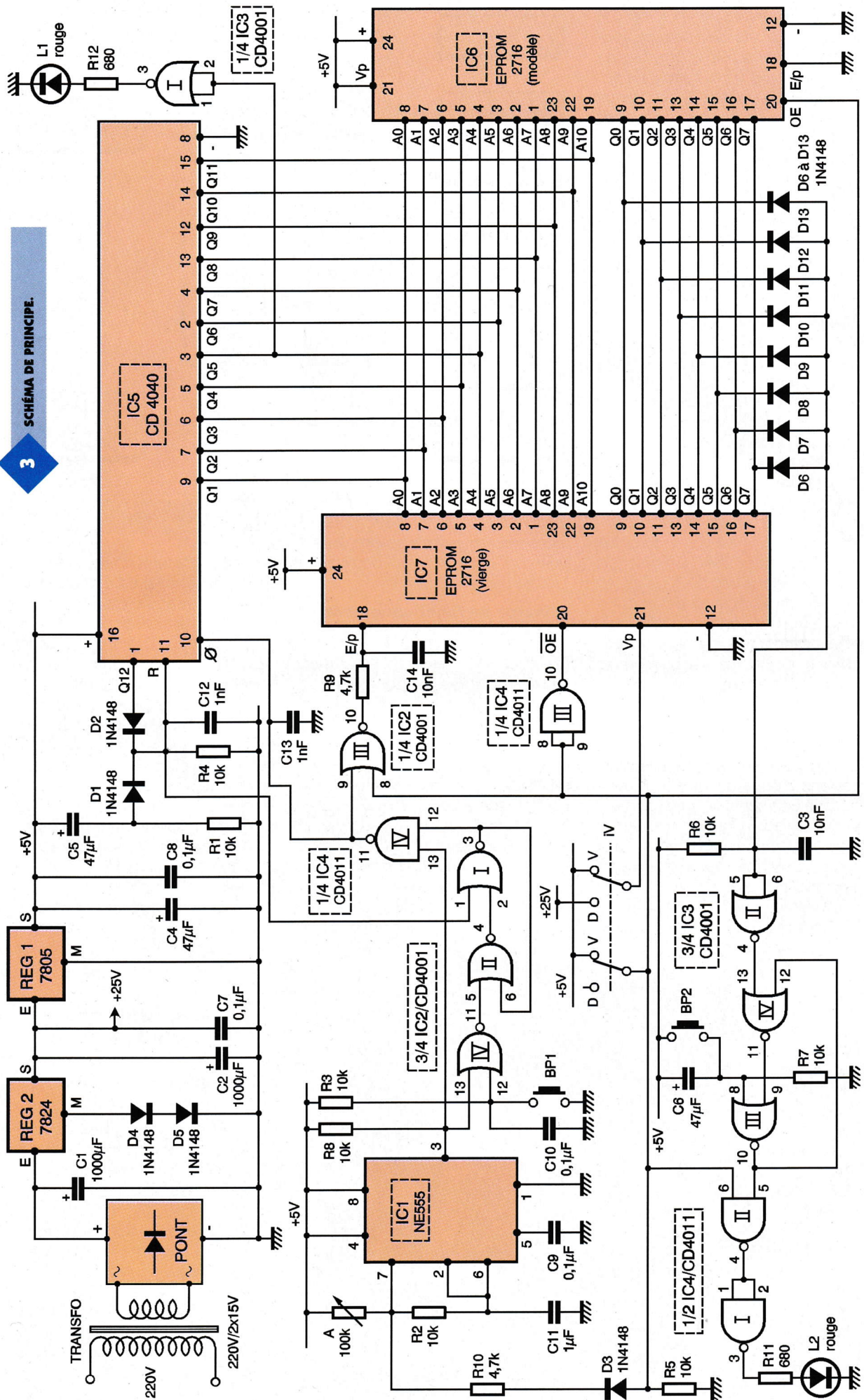


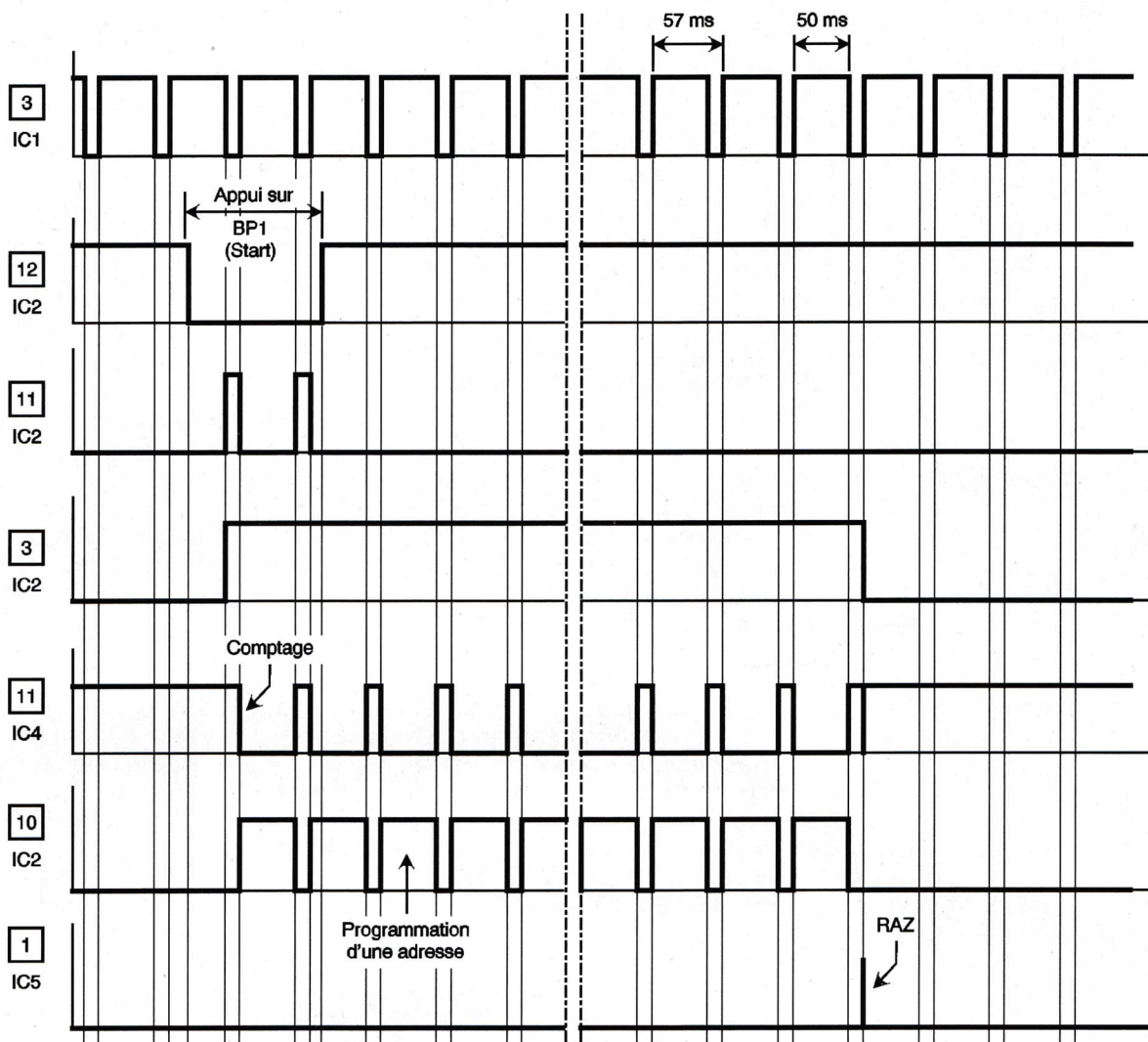

4 CHRONOGRAMMES.

$$T = 0,7 (RA + 2RB) \times C$$

$$\frac{t}{T} = \frac{RB}{2RB + RA}$$


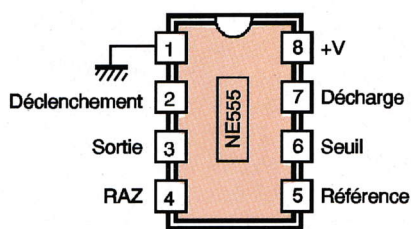


5a BROCHAGE DU NE 555.

taire. Enfin, sur la sortie d'un second régulateur, un 7805, on relève un potentiel continu de 5V, destiné à l'alimentation du montage.

Base de temps

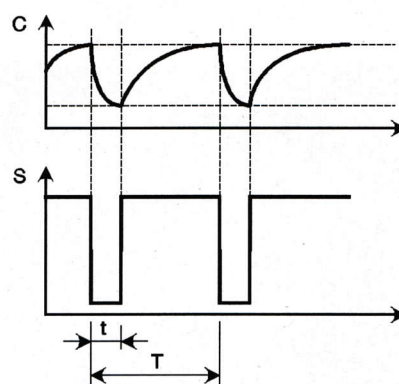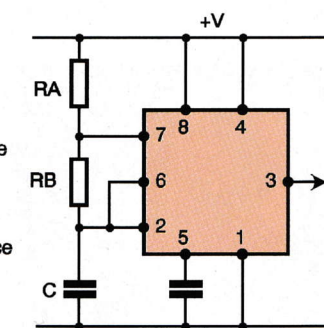Le circuit référencé IC₁ est un NE555, le timer à tout faire. Sur sa sortie, on observe des créneaux dont la période ainsi que la durée des états hauts sont essentiellement dépendants de la position angulai-




re du curseur de l'ajustable A. En situation de programmation, l'anode de D₃ est à l'état bas et les caractéristiques des créneaux délivrés ne dépendent en effet que de l'ajustable A. Nous verrons au chapitre consacré au réglage, qu'il est nécessaire d'agir sur le curseur de l'ajustable A de manière à obtenir des états hauts sur la sortie de IC₁, d'une durée de 50 ms. Dans ce cas, la période obtenue est de l'ordre de 57 ms. En revanche, en situation

de vérification de la virginité de l'EPR0M à programmer, il y a apport de potentiel par l'intermédiaire de D₃ et de R₁₀. La période des créneaux ainsi délivrés est de l'ordre de 17 ms seulement.

Adressage

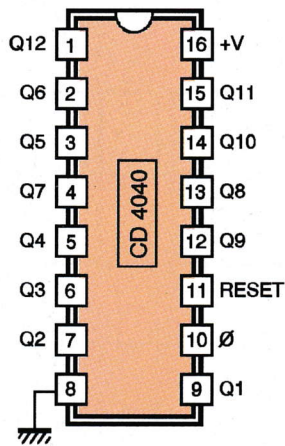L'adressage est réalisé par IC₅ qui est un compteur binaire de 12 étages. Un tel compteur avance au rythme des fronts descendants pré-



$$T = 2^n \times t$$

Q1	t	Q8	256 t
Q2	4 t	Q9	512 t
Q3	8 t	Q10	1024 t
Q4	16 t	Q11	2048 t
Q5	32 t	Q12	4096 t
Q6	64 t	Q13	8192 t
Q7	128 t	Q14	16384 t

5b BROCHAGE DU 4040.


sentés sur son entrée 0. Au moment de la mise sous tension, la charge de C₅ à travers R₁ a pour résultat de présenter une impulsion positive sur l'entrée de remise à zéro de IC₅, par l'intermédiaire de D₁. IC₅ se positionne alors sur zéro. Pour démarrer l'opération d'adressage, il y a lieu d'appuyer sur le bouton-poussoir BP₁.

On notera que le résultat de cette action, à savoir l'apparition d'un état haut sur la sortie de la porte NOR III de IC₂, ne peut se produire que lorsque les deux entrées de cette porte sont simultanément soumises à un état bas. Cela se produit lorsque la situation temporelle du créneau délivré par IC₁ est telle que ce dernier présente un état bas. Cette disposition permet au système

de démarrer un cycle de programmation ou de vérification, toujours dans les mêmes conditions, en début de créneau, afin de ne pas altérer la programmation de la première adresse. Les portes NOR I et II de IC₂ forment une porte R/S (RESET/SET). Tout état haut, même fugitif sur l'entrée 5, a pour effet l'apparition d'un état haut permanent sur la sortie 3 de la bascule. De même, toute impulsion positive sur l'entrée 1 remet la bascule sur son état de repos (état bas sur la sortie 3). C'est en particulier ce qui se passe au moment de la mise sous tension, grâce à la charge de C₅ à travers R₁. Ainsi, l'appui sur BP₁ a eu pour résultat la soumission de l'entrée 12 de la porte NAND IV de IC₄ à un état haut permanent. Cette porte inverse alors les impulsions issues de IC₁.

Rappelons que le front descendant de ces dernières fait avancer le compteur IC₅. Les sorties Qi de IC₅ évoluent alors au rythme de l'avance du compteur et selon le principe de

LA CARTE PRINCIPALE.

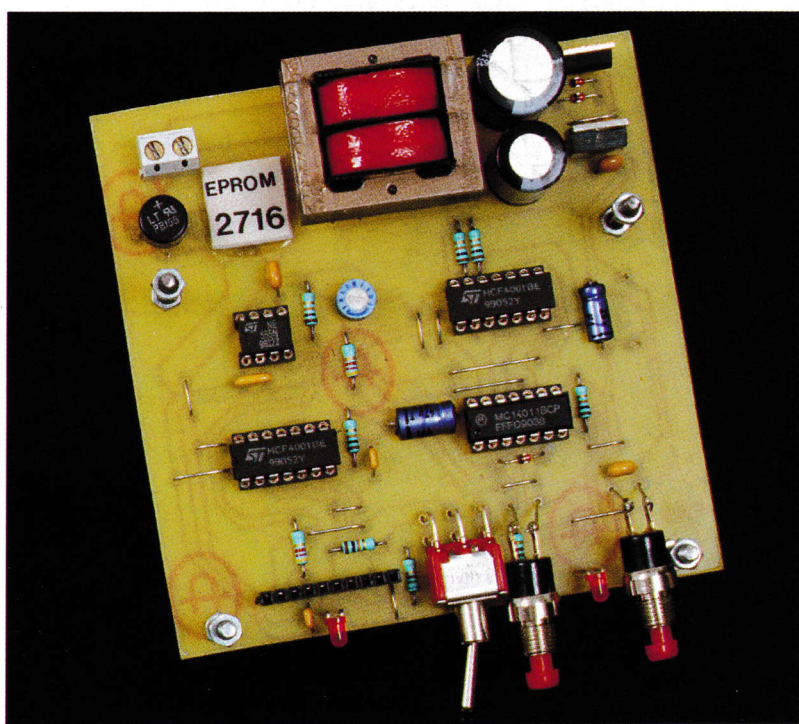

la numérotation binaire. Elles sont reliées aux 11 entrées-adresses des deux EPROM IC₆ et IC₇. L'adressage se réalise de 0 à 2047 (2048 positions). La valeur 2047 est celle où toutes les sorties Q1 à Q11 présentent un état haut. La position suivante est celle où toutes les sorties Q1 à Q11 passent à l'état bas, tandis que la sortie Q12 passe à l'état haut. Par l'intermédiaire de D₂, il se produit alors :

- La remise à zéro de IC₅,
- Le retour de la bascule R/S sur sa position de repos.

Le compteur IC₅ a ainsi "bouclé" un cycle de 2048 positions élémentaires. A l'état zéro, toutes les sorties Qi de IC₅ présentent un état bas. La sortie de la porte NOR I de IC₃ présente donc un état haut et la LED L₁ s'allume de manière permanente. En revanche, elle clignote à la périodicité du créneau carré disponible sur Q₅ lorsque le comptage est actif. La période de ces clignotements est de :

- 57 ms x 2⁵ = 1824 ms pour la programmation,
- 17 ms x 2⁵ = 544 ms pour le test de virginité.

Test de virginité


L'inverseur IV est positionné sur "vérification". Il en résulte :

- La soumission de Vp au potentiel de + 5V,
- Un état haut sur l'anode de D₃ ce qui a pour résultat une périodicité de 17 ms au niveau de la base de temps de IC₁,
- Un état haut sur les entrées de la porte NAND III de IC₄, d'où un état bas permanent sur l'entrée OE de IC₇ qui est l'EPROM à tester,
- Un état haut sur l'entrée 8 de la porte NOR III de IC₂, d'où un état bas permanent sur l'entrée de programmation E/PROG de IC₇.

Après avoir appuyé sur BP₁, le cycle prend son départ. Il y a passage en revue des 2048 adresses de IC₇. Si une seule entrée-sortie Qi présentait à un moment ou à un autre un état bas, on relèverait un état bas fugitif sur le point commun des anodes D₆ à D₁₃ dont le potentiel est normalement forcé à l'état haut grâce à R₆. Si tel était donc le cas, la sortie de la porte NOR II de IC₃ présenterait un état haut. Il en résulterait l'apparition immédiate d'un état haut permanent sur la sortie de la bascule R/S formée par les portes NOR III et IV de IC₃. La LED L₂ s'allumerait alors de manière permanente, signalant ainsi le défaut.

La réalisation

Circuits imprimés (figure 6)

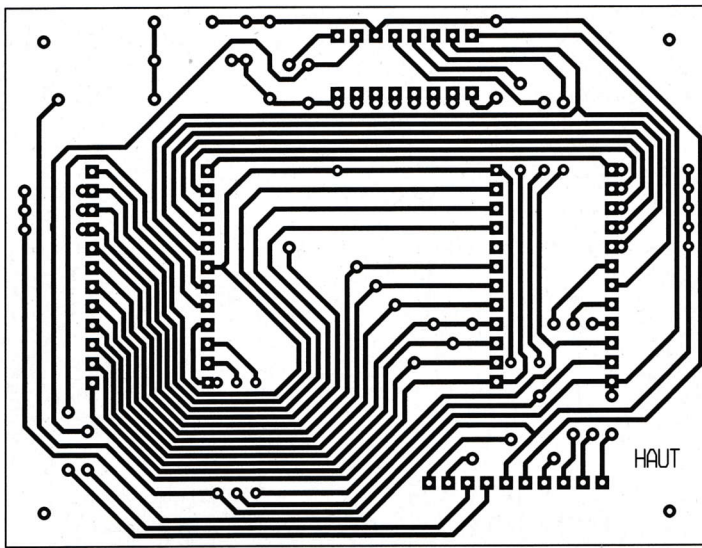


6a

TRACÉ DU CIRCUIT IMPRIMÉ DU
MODULE SUPÉRIEUR.

7a

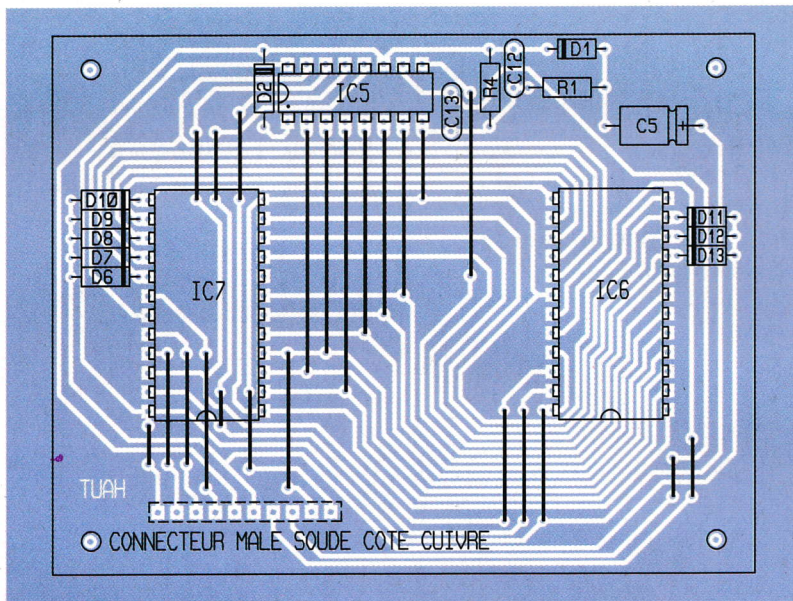IMPLANTATION DES ÉLÉMENTS
DU MODULE SUPÉRIEUR.



Effacement

En appuyant sur BP₂, la bascule R/S est remise sur sa position de repos. La LED L₂ s'éteint. Notons qu'au moment de la mise sous tension du montage, et grâce à la charge de C₆ à travers R₇, la bascule R/S est automatiquement initialisée sur la position de repos. A remarquer également que la LED L₂ ne peut s'allumer que si l'inverseur est sur la position "vérification". En position "duplication", la sortie de la porte NAND II de IC₄ présente un état haut permanent, d'où un état bas permanent sur la sortie de la porte NAND I.

Duplication

En position "duplication" de l'inverseur, la broche V_p de IC₇ est soumi-

se à un potentiel de 25V. L'entrée OE de IC₇ est reliée à un état haut. Sur l'entrée E/PROG de IC₇, on relève une succession d'états hauts d'une durée de 50 ms. En examinant les chronogrammes de la figure 4, on remarque que le début de l'état haut de 50 ms correspond théoriquement au moment du changement d'adresse.

Afin de créer un léger décalage du début de programmation par rapport au changement d'adresse, la capacité C₁₄ se charge à travers R₉. Le début de programmation est ainsi retardé d'un délai de l'ordre de 30 μ s. La programmation par duplication se réalise grâce aux liaisons directes des sorties Q_i de IC₇ avec celles qui correspondent de l'EPROM modèle IC₆.

Ils sont au nombre de deux : un module supérieur et un module inférieur. On notera que la configuration des pistes est assez serrée, notamment pour module supérieur. De plus, la largeur des pistes est réduite à 0,5 mm. Tous les moyens habituellement utilisés peuvent être mis en œuvre : confection d'un typon ou méthode photographique en prenant pour référence les modules publiés. Après gravure dans un bain de perchlorure de fer, les modules sont à rincer soigneusement à l'eau tiède. Ensuite, toutes les pastilles sont percées à l'aide d'un foret de 0,8 mm de diamètre. Certains trous seront à agrandir suivant le diamètre des connexions des composants auxquels ils sont destinés.

Implantation des composants (figure 7)

Après la mise en place des nombreux straps de liaison, on implantera d'abord les diodes, les résistances et les supports de circuits intégrés. Après, ce sera le tour des composants plus volumineux et de plus grande épaisseur. Attention à l'orientation des composants polarisés. Les deux modules sont prévus être étagés l'un sur l'autre grâce à la mise en place de vis et d'écrous formant entretoises.

Réglage

Le seul réglage à réaliser est celui de la base de temps en situation de duplication. Pour ce faire, il convient dans un premier temps, de ne pas monter l'étage supérieur afin d'avoir accès au curseur de l'ajustable A. En mettant le montage sous tension et après avoir appuyé sur BP₁, on constatera le clignotement de la LED L₁. Il faudra bien positionner l'inverseur sur "duplication". Si on dispose d'un oscilloscope, on pourra régler la base de temps de manière à obtenir des états hauts d'une durée de 50 ms sur la sortie 3 de IC₁. Dans le cas contraire, il suffira, à l'aide d'un chronomètre, d'observer les clignotements de L₁ (en comptant par exemple 10 périodes, donc compter de 0 à 10) et agir sur le curseur de l'ajustable pour obtenir une période de 1824 ms. Cette période augmente si on tourne le curseur dans le sens anti-horaire. Ce réglage étant terminé, les deux étages peuvent être réunis de façon définitive.

R. KNOERR

Nomenclature**Module inférieur**

18 straps (12 horizontaux, 6 verticaux)

R₂, R₃, R₅ à R₈ : 10 kΩ
(marron, noir, orange)

R₉, R₁₀ : 4,7 kΩ
(jaune, violet, rouge)

R₁₁, R₁₂ : 680 Ω
(bleu, gris, marron)

A : ajustable 100 kΩ
(miniature)

Pont de diodes 1,5A

REG₁ : régulateur 5V (7805)

REG₂ : régulateur 24V (7824)

D₃ à D₅ : diodes-signal
1N4148

L₁, L₂ : LED rouges Δ 3

C₁ : 1 000 μF/63V
électrolytique (sorties
radiales)

C₂ : 1 000 μF/35V
électrolytique (sorties
radiales)

C₃ : 10 nF céramique
multicouches

C₄, C₆ : 47 μF/10V
électrolytique

C₇ à C₁₀ : 0,1 μF céramique
multicouches

C₁₁ : 1 μF céramique
multicouches

C₁₄ : 10 nF céramique
multicouches

IC₁ : NE555 (Timer)

IC₂, IC₃ : CD4001 (4 portes
NOR)

IC₄ : CD4011 (4 portes
NAND)

1 support 8 broches

3 supports 14 broches

1 bornier soudable 2 plots

1 transformateur

220V/2x15V/2VA

1 connecteur femelle 10
broches

IV : inverseur bipolaire à
broches coudées

BP₁, BP₂ : boutons-poussoirs
à contact travail


Module supérieur

23 straps verticaux

R₁, R₄ : 10 kΩ
(marron, noir, orange)

D₁, D₂, D₆ à D₁₃ : diodes-
signal 1N4148

C₅ : 47 μF/10V électrolytique
C₁₂, C₁₃ : 1 nF céramique

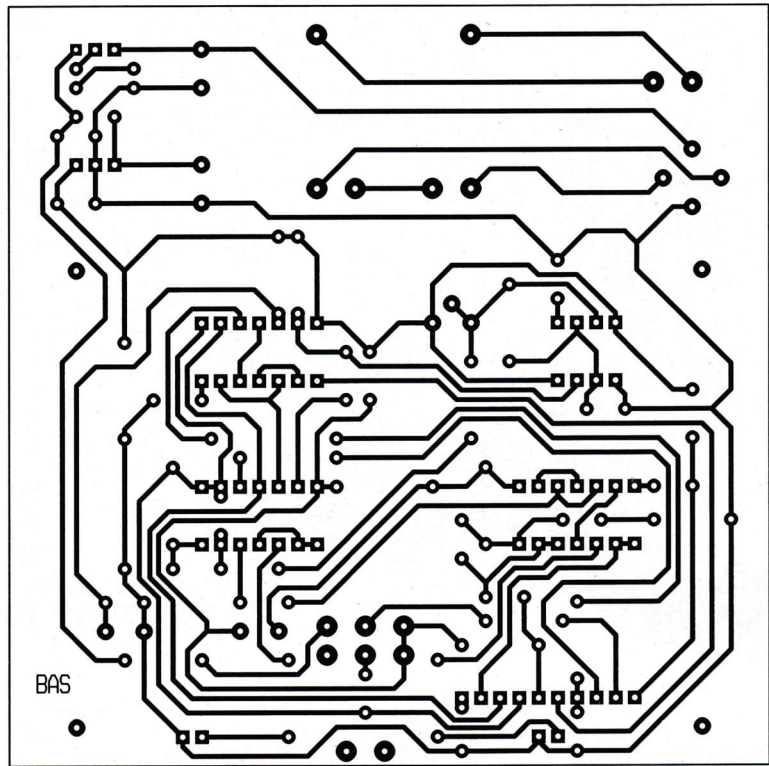**multicouches**

IC₅ : CD4040 (compteur
binaire 12 étages)

IC₆ : EPROM 2716 (modèle
à recopier)


IC₇ : EPROM 2716 (modèle
vierge)

1 support 16 broches

2 supports à insertion nulle
de 24 broches

1 connecteur mâle 10
broches


Boîtier adaptable CIF

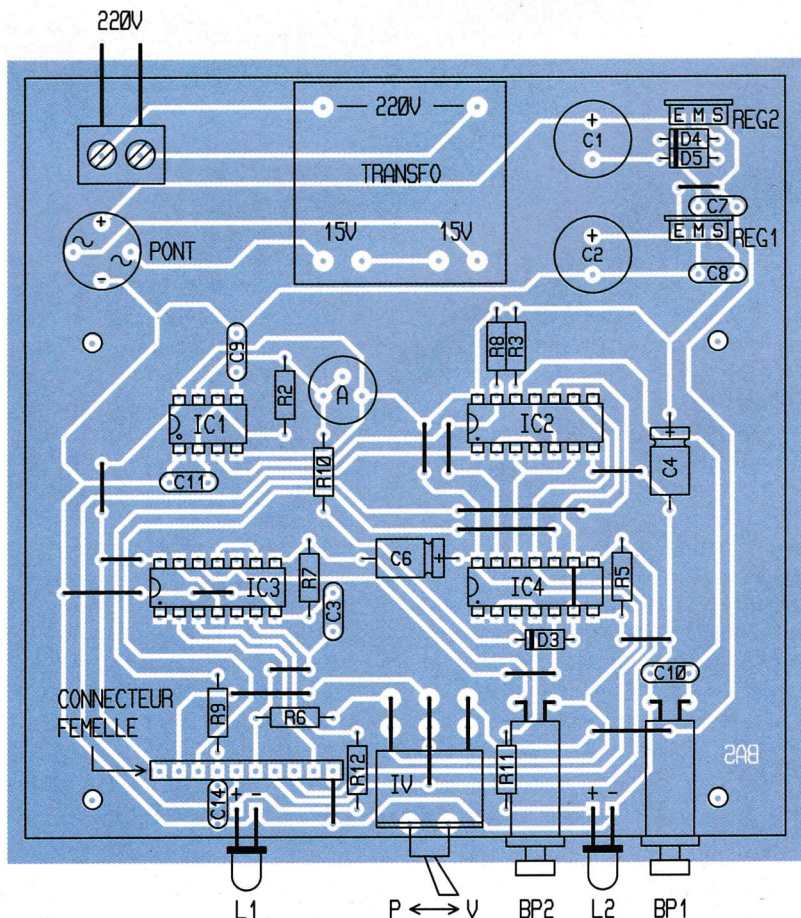



LA CONVERSION NUMÉRIQUE /ANALOGIQUE ET LA CONVERSION ANALOGIQUE /NUMÉRIQUE

Il est souvent nécessaire de convertir un signal issu d'une source analogique en un nombre numérique représentant son amplitude (conversion analogique-numérique) et réciproquement (conversion numérique-analogique). Ce sont deux interfaces indispensables comme dans le cas, par exemple, où un système numérique (ordinateur, ...) contrôle la régulation d'un moteur (c'est une boucle d'asservissement): la vitesse analogique du moteur est transformée en un nombre numérique qui lui est proportionnelle afin de pouvoir être traitée par le système numérique; le résultat du traitement numérique est à son tour reconverti sous forme analogique afin de transmettre au moteur sa nouvelle vitesse analogique.

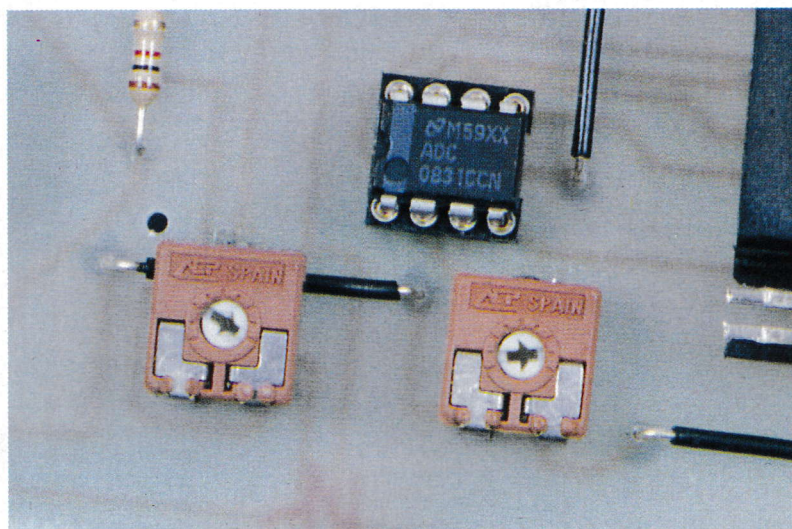

Le codage utilisé

Les deux codes les plus fréquemment utilisés pour la conversion analogique-numérique sont le complément à deux (indication du signe) et le code Gray (ou décalage binaire), dont les représentations sont illustrées au **tableau 1**.

Les erreurs de conversion

Lors du choix d'un convertisseur, ce critère est l'une des caractéristiques principales à prendre en compte suivant l'utilisation et surtout la précision visées. Les quatre erreurs les plus fréquentes sont : l'erreur de

décalage (**figure1-A**), l'erreur d'échelle (**figure1-B**), la non-linéarité (**figure1-C**) et le défaut de monotonie (**figure1-D**).



La conversion numérique-analogique

Rapelons que le but recherché est de convertir un nombre binaire en une tension ou un courant analogique proportionnel à la valeur du nombre à l'entrée du convertisseur. Pour effectuer cette conversion, il existe différentes méthodes dont nous allons décrire les plus utilisées.

T1

LES DEUX CODES UTILISÉS.

	Code Gray	Complément à deux
pleine échelle positive:	11111111	01111111
pleine échelle positive -1:	11111110	01111110
0 +1 LSB	10000001	00000001
0	10000000	00000000
0 -1LSB	01111111	11111111
pleine échelle négative +1:	00000001	10000001
pleine échelle négative:	00000000	10000000

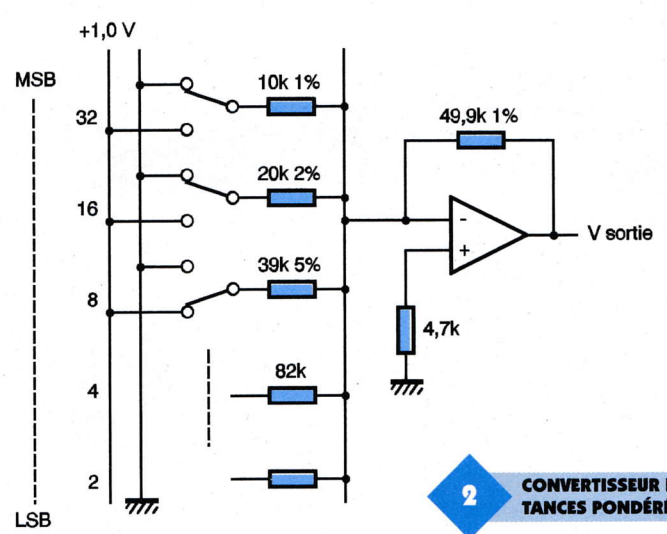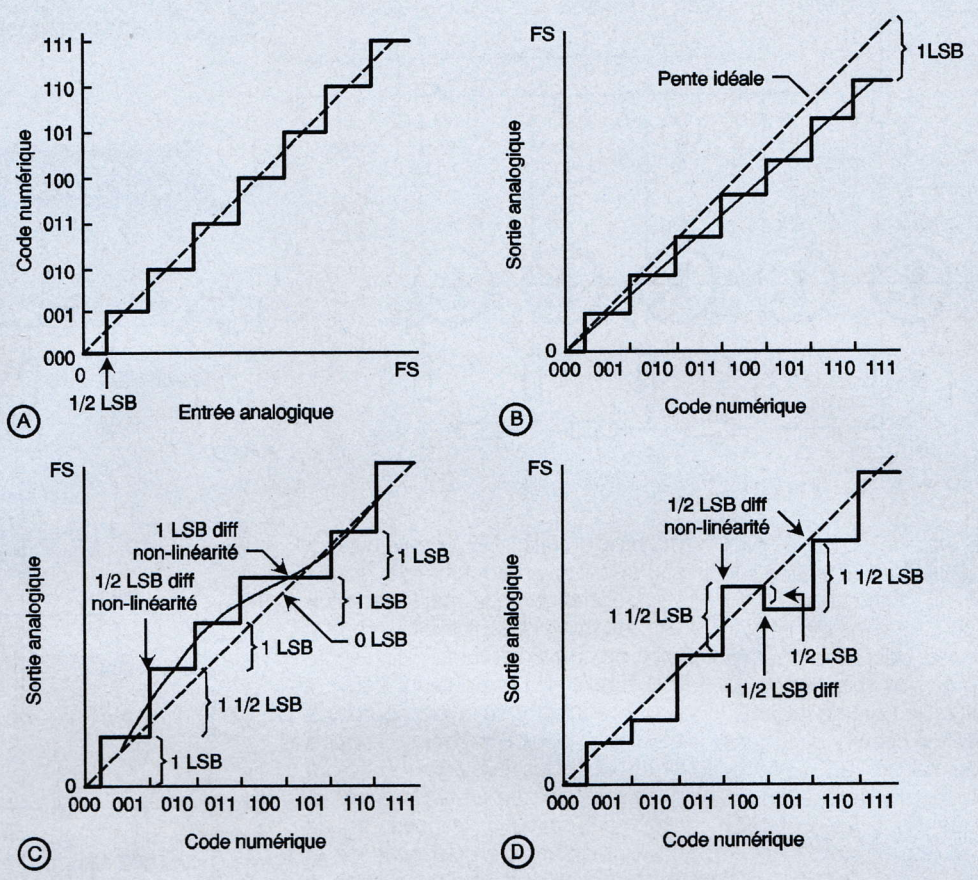

1 LES QUATRE ERREURS LES PLUS FRÉQUENTES.


vaut alors $-10 \times (63/64)$. En changeant la résistance de rétroaction, on peut obtenir une tension allant de 0 à $-6,3V$ (c'est-à-dire que la tension de sortie est numériquement égale à $-1/10$ du nombre à l'entrée). Si vous désirez obtenir des tensions de sortie positives, vous devez y ajouter un amplificateur inverseur ou une tension continue de décalage à la jonction sommatrice. Si vous modifiez les valeurs des résistances à l'entrée, vous pouvez convertir correctement n'importe quel code pondéré. Attention, les tensions d'entrée doivent absolument être reliées à un référence précise et les résistances d'entrée les plus faibles devront représenter une précision d'autant


Résistances échelonnées et noeud de sommation

Comme le montre la **figure 2**, en branchant un ensemble de résistors à la jonction sommatrice d'un amplificateur opérationnel, nous obtenons une sortie proportionnelle à la somme pondérée des tensions d'entrée. Ce circuit donne une tension comprise entre 0 et $-10V$, la pleine tension correspondant au nombre 64 à l'entrée. En fait, le nombre maximum est toujours $(2^n - 1)$, c'est-à-dire tous les bits mis à un. Dans notre exemple, la pleine échelle est donc de 63 ($64 - 1$), et la tension de sortie

2 CONVERTISSEUR N/A À RÉSISTANCES PONDÉRÉES.

3 ECHELLE R-2R.

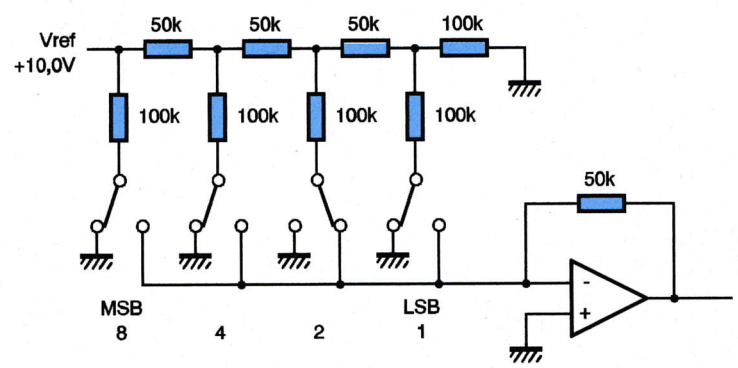

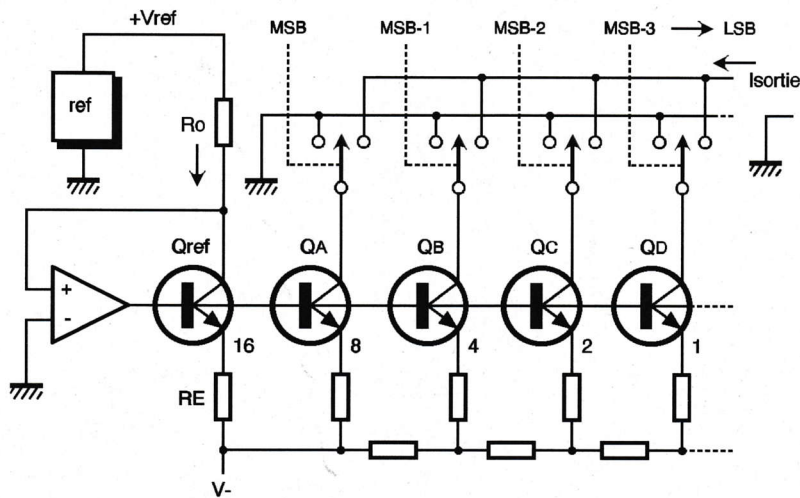

plus grande (vers le poids le plus faible, c'est-à-dire le LSB). Bien sûr, la résistance du commutateur doit être inférieure à $1/(2^n)$ de la plus petite résistance. Une considération qui prend toute son importance du fait que l'on utilise comme commutateurs dans les circuits pratiques des transistors ou des FET. La technique décrite ci-dessus n'est employée que dans les systèmes rapides de faible précision.

Echelle R-2R

Le système des résistances d'échelle R-2R ne donne des résultats convenables lorsqu'on ne dépasse pas quelques 'bits' pour la conversion. Par exemple, un convertisseur à douze 'bits' demanderait des valeurs de résistances dans un rapport de 1 à 2000 avec une précision équivalente pour les résistances les plus faibles.

La figure 3 représente une échelle R-2R dans le cas d'un convertisseur 4 bits. Ce convertisseur ne réclame que deux valeurs de résistance à partir desquelles le réseau R-2R produit des courants à l'échelle binaire. Bien entendu, les résistances doivent être appariées avec précision. Cependant, la valeur elle-même de la résistance n'est pas critique. Ce convertisseur 4 bits donne un plein débattement de seize valeurs d'entrée. Ainsi, le nombre maximum à l'entrée est quinze et la tension de sortie vaut alors $10 \times (15/16)$.

Sources de courant échelonnées

Dans le convertisseur R-2R, l'amplificateur opérationnel convertit des courants à l'échelle binaire en tension de sortie. Bien qu'une tension de sortie soit souvent plus commode, c'est alors l'amplificateur opérationnel qui a tendance à ralentir tout le dispositif. Lorsque vous avez le


moyen d'utiliser un convertisseur fournissant un courant de sortie, vous obtiendrez de meilleurs résultats, et souvent à moindre prix. Ce type de convertisseur est représenté à la figure 4. Les courants peuvent provenir d'un réseau de sources à transistors dans l'émetteur desquels se trouvent des résistances échelonnées. Dans la plupart des convertisseurs de ce type, les sources de courant débitent en permanence et leur courant de sortie est commuté vers la sortie ou vers la masse selon le code numérique d'entrée. Il y a plusieurs façons d'obtenir une tension à partir d'un convertisseur numérique-analogique produisant un courant. La figure 5 en donne quelques exemples. Si la capacité de charge est faible et que de grands débattements de tension ne sont pas nécessaires, une simple résistance à la masse fera très bien l'affaire (figure 5-A). Avec un courant de sortie de 1mA, une résistance de charge de 100Ω donnera une tension correspondante de 100mV sous une impédance de 100Ω . Lorsque l'on désire de grands débattements ou si on doit temporer sur des résistances de faibles valeurs ou d'importantes capacités de charge, on peut utiliser un amplificateur opérationnel dans la configuration «transimpédance», c'est-à-dire en amplificateur courant-tension (figure 5-B). La troisième solution (figure 5-C) permet d'obtenir une tension de sortie positive de grande amplitude.

La conversion analogique - numérique


Comme pour la conversion numérique-analogique, il en existe de nombreuses techniques. Nous décrivons ici que les principales qui sont à la base de cette conversion.

4 CONVERTISSEUR FOURNISSANT UN COURANT DE SORTIE.

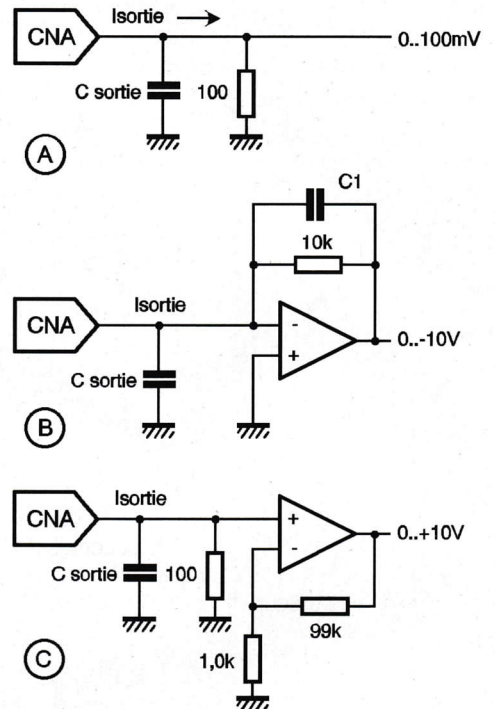5 FAÇONS D'OBTENIR UNE TENSION À PARTIR D'UN CONVERTISSEUR N/A.



6 TECHNIQUE DE CODAGE PARALLÈLE.

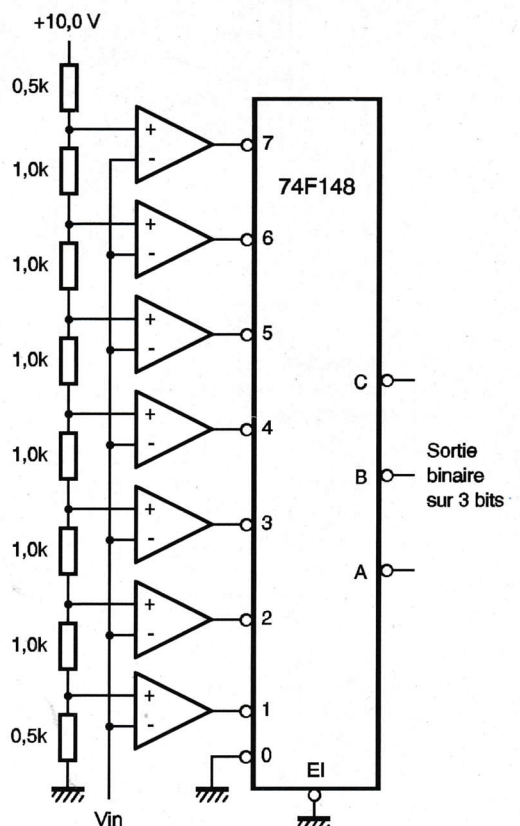

Codage parallèle


Cette technique représentée à la **figure 6** fait appel à n comparateurs pour un convertisseur sur n 'bits'. La tension d'entrée est envoyée à l'une des entrées de chacun de ces comparateurs, l'autre entrée étant branchée à l'une des références de tension, n en tout, régulièrement espacées. Un codeur de priorité fournit une tension numérique qui correspond au comparateur le plus élevé encore activé par la tension d'entrée. Le codage parallèle, encore appelé codage «flash», est la méthode de conversion analogique-numérique la plus rapide. En effet, le temps de conversion est égal à la somme des retards du comparateur et du codeur. Une variante du codeur parallèle fait appel à la technique «demi-flash». Cette méthode procède en deux étapes dans laquelle l'entrée est convertie en «flash» à la moitié de la précision finale. Ensuite, un convertisseur analogique-numérique interne transforme cette approximation en valeur analogique. L'erreur, c'est-à-dire la différence entre la tension d'entrée et cette tension convertie, repasse dans le convertisseur «flash» pour fournir les 'bits' de poids faibles. La **figure 7** illustre cette technique.

Conversion par approximations successives

C'est une technique, représentée à la **figure 8**, très utilisée dans laquelle les différents codes de sortie sont essayés et sont appliqués à un convertisseur numérique-analogique ; puis, le résultat est comparé à l'entrée analogique au moyen d'un comparateur. En général, on commence par mettre tous les 'bits' à zéro pour commencer. Ensuite, en partant du 'bit' de poids fort (MSB), chaque 'bit' est essayé provisoirement à un. Tant que la sortie du convertisseur numérique-analogique ne dépasse pas le signal d'entrée, le 'bit' est maintenu à '1', sinon il repasse à '0'. Pour un convertisseur analogique-numérique de n 'bits', il faut donc n étapes successives. Ce procédé n'est rien d'autre qu'une recherche binaire en commençant par le milieu. Un convertisseur analogique-numérique à approximations successives se caractérise par un signal d'entrée «début de conversion» et un signal de sortie «conversion terminée».

Intégration à simple rampe

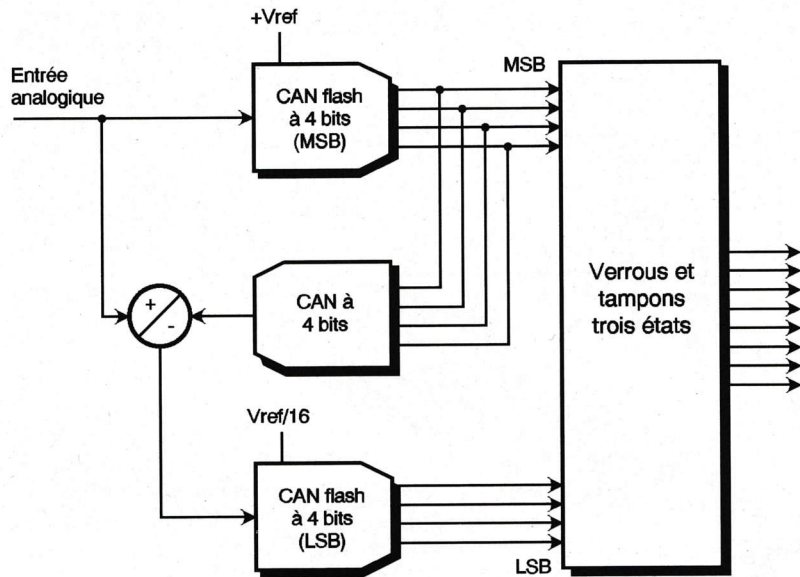Avec cette technique, un générateur de rampe (généralement une source de courant associée à un condensateur) démarre en même temps



7 TECHNIQUE «DEMI-FLASH».


qu'un comparateur piloté par une horloge stable (**figure 9**). Au moment où la tension de rampe atteint le niveau d'entrée, un comparateur arrête le compteur. Le compte est proportionnel au niveau d'entrée : c'est donc le résultat numérique de la conversion. En fin de conversion, le circuit décharge le condensateur et remet le compteur à zéro; ainsi, le convertisseur est prêt pour un nouveau cycle. L'intégration à simple rampe est une méthode simple à mettre en oeuvre, mais pour les systèmes demandant une grande précision, elle exige des contraintes sévères sur la stabilité et la précision du condensateur et du comparateur.

Intégration à double rampe


Cette méthode permet d'éliminer la majorité des problèmes de condensateurs et

de comparateurs inhérents à l'intégration à simple rampe. La **figure 10** en représente le principe. D'abord, un courant dont la valeur est exactement proportionnelle au niveau d'entrée charge un condensateur pendant un intervalle de temps fixé. Ensuite, on décharge le condensateur à courant constant jusqu'à ce que sa tension revienne à zéro. Le temps de décharge est ainsi proportionnel au niveau d'entrée. On l'utilise pour activer un compteur attaqué par une horloge à fréquence fixe. Le compte final est proportionnel au niveau d'entrée : c'est le résultat numérique.

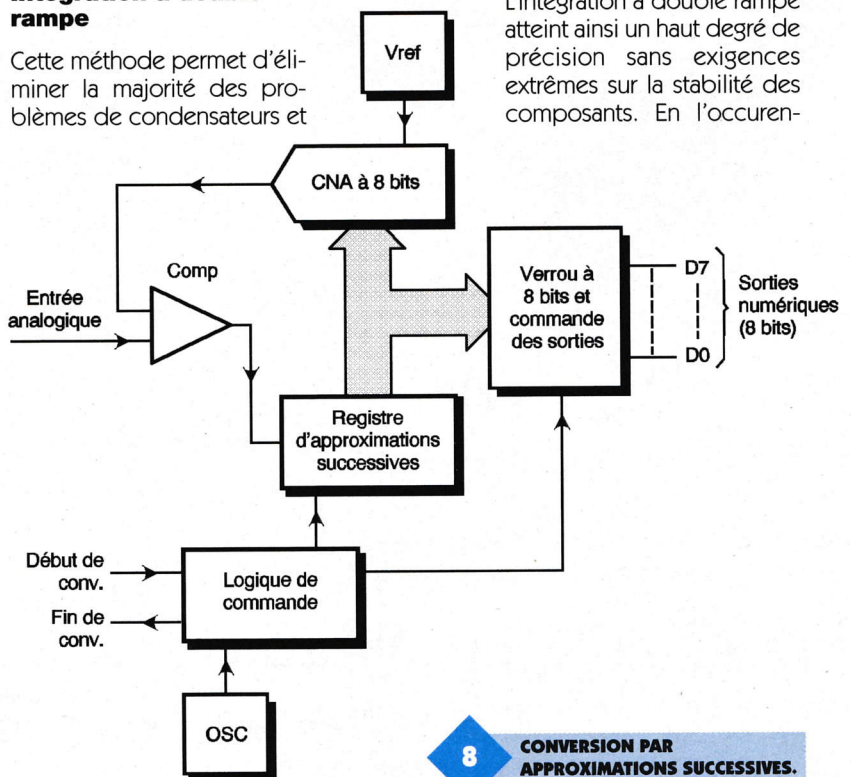L'intégration à double rampe atteint ainsi un haut degré de précision sans exigences extrêmes sur la stabilité des composants. En l'occurrence,




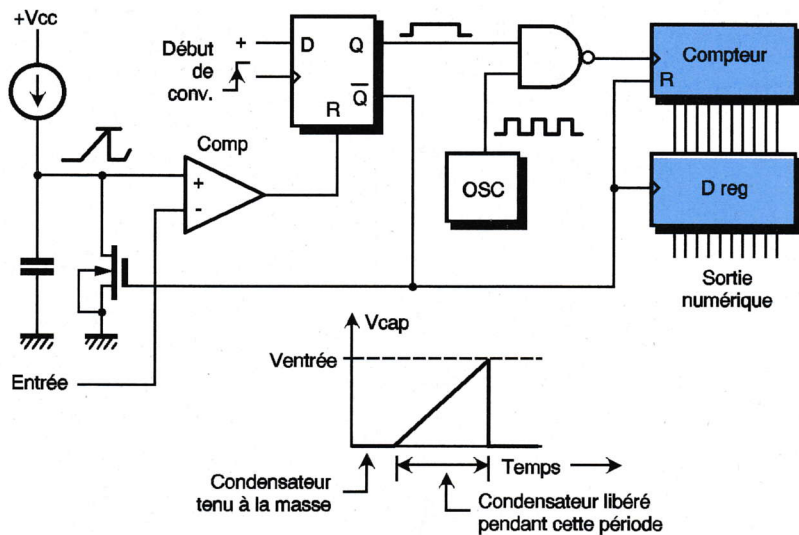8 CONVERSION PAR APPROXIMATIONS SUCCESSIVES.



9

INTÉGRATION À SIMPLE RAMPE.

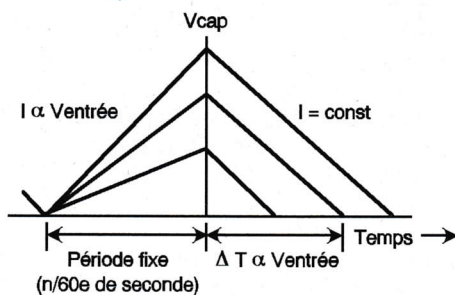

ce, il ne réclame pas de valeur spécialement stable pour le condensateur puisque les cycles de charge et de décharge sont l'un comme l'autre inversement proportionnel à C. De la même façon, les erreurs de dérive ou d'échelle du comparateur s'annulent mutuellement du fait que chaque cycle commence et se ter-


10

INTÉGRATION À DOUBLE RAMPE.

mine à la même tension. De même, la fréquence d'horloge ne doit pas être particulièrement stable puisque le temps fixe d'intégration lors de la première phase de mesure est formé en subdivisant le même signal d'horloge qui sert à incrémenter le compteur.

Conclusion : choix d'un CNA ou d'un CAN

Il existe encore de nombreuses méthodes de conversions numérique-analogique et analogique-numérique; celles décrites dans cette article sont les plus couramment utilisées dans les convertisseurs actuels. De plus, la plupart des constructeurs sur le marché des composants proposent une gamme de circuits pouvant répondre à la plupart des applications. Lors du choix d'un convertisseur (CNA ou CAN), il conviendra de prendre en considération les caractéristiques suivantes: sa résolution, sa vitesse, sa précision, les tensions d'alimentation nécessaires, l'encombrement du boîtier, la référence, l'horloge, la structure de sortie, enfin l'impédance d'entrée et la structure d'entrée pour un CAN.

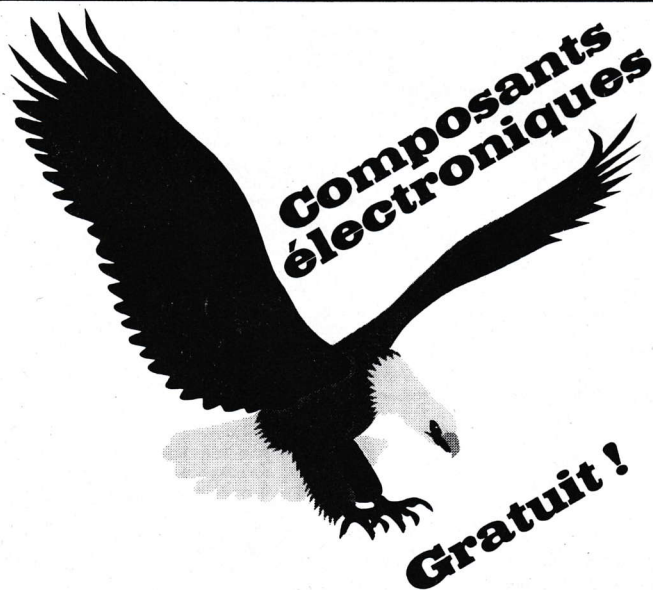

Tarif quantitatif illustré 1998

60 pages

10 millions de composants en stock
nombreuses opportunités - nombreux kits

Médélor SA
42800 Tartaras
Tél : 04.77.75.80.56

Bomposants

**VOTRE SPECIALISTE
EN COMPOSANTS ELECTRONIQUES**

HB COMPOSANTS

UNE SELECTION DE QUALITE :

- Composants électroniques ;
- Outillage ;
- Appareils de mesure ;
- Kits : TSM, Collège, Velleman, OK Industries ;
- Accessoires ;
- Librairie technique ;
- Haut-parleurs...

à 20 minutes de Paris, stationnement facile

Bomposants

7 bis, rue du Dr MORERE
91120 PALAISEAU

Tél. : 01 69 31 20 37
Fax : 01 60 14 44 65

Du lundi au samedi de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h

La famille WAVETEK® s'agrandit des instruments pour toutes les applications

LES ÉCONOMIQUES



AM8
multitesteur
analogique
165 F*



DM7
contrôleur
2000 points
242 F*



DM9
contrôleur
automatique
4000 points
459 F*

LES PRATIQUES



5XL
multimètre
simple
435 F*



10XL
multimètre
testeur de
sécurité
485 F*



15XL
multimètre
complet
579 F*



16XL
multimètre
testeur de
composants
788 F*

LES GÉNÉRATEURS DE FONCTIONS

Wavetek c'est aussi une gamme de générateurs de fonctions, très faciles d'emploi, de 0,2 Hz à 2 MHz.

FG2AE 2111 F*

- 7 calibres de 0,2 Hz à 2 MHz
- Formes d'ondes : carrée, sinus, triangle, impulsion TTL
- Rapport cyclique variable
- Entrée VCF, atténuation fixe, variable.

FG3BE

3799 F*

Toutes les fonctions du FG2AE plus :
 • Compteur de fréquences internes et externes jusqu'à 100 MHz
 • Modulation de fréquence et d'amplitude
 • Balayage linéaire et logarithmique.



LES AUTOMATIQUES



30XL
multimètre
gammes
automatiques
803 F*

35XL
multimètre
capacimètre
automatique

880 F*



Coordonnées des «Partenaires Distributeurs» de la gamme WAVETEK®

1000 VOLTS
ELECTRONIQUE DIFFUSION

8-10, rue de Rambouillet - 75012 Paris
 15, rue de Rome - 59100 Roubaix
 39, av. de Saint-Amand - 59300 Valenciennes
 45, rue Maryse-Bastie - 69008 Lyon
 155, bd Louis-Blanc - 34400 Lunel
 27, boulevard de Genève - 31200 Toulouse
 51, cours de la Liberté - 69003 Lyon
 66, rue de Montreuil - 75011 Paris

Tél. 01 46 28 28 55 Fax. 01 46 28 02 03
 Tél. 03 20 70 23 42 Fax. 03 20 70 38 46
 Tél. 03 27 30 97 71 Fax. 03 27 29 44 22
 Tél. 04 78 76 90 91 Fax. 04 78 00 37 99
 Tél. 04 67 83 26 90 Fax. 04 67 71 62 33
 Tél. 05 62 72 77 17 Fax. 05 62 72 77 10
 Tél. 04 78 62 94 34 Fax. 04 78 71 76 00
 Tél. 01 43 72 30 64 Fax. 01 43 72 30 67

0 10 C
AG ELECTRONIQUE
ECE