

LOISIRS ELECTRONIQUES D'AUJOURD'HUI

N°47

Led

MESURE ELECTRONIQUE
DE LA TEMPERATURE
ALIMENTATION $\pm U$
ENCEINTE 3 VOIES 100W
GRADATEUR CREPUSCULAIRE
MILLIVOLSTAT: SUITE





n° 1 européen de l'analogique

Micro contrôleur universel 80

- 36 gammes de mesure
- 20 000 Ω/V en continu
- 4 000 Ω/V en alternatif
- Cadran panoramique avec miroir de parallaxe
- Echelle de 90 mm
- Anti-surcharges par limiteur et fusible
- Anti-chocs

Contrôleur universel 680 G

- 48 gammes de mesure
- 20 000 Ω/V en continu
- 4 000 Ω/V en alternatif
- Cadre panoramique avec miroir de parallaxe
- Anti chocs
- Anti surcharges par limiteur et fusible
- Anti magnétique

Contrôleur universel 680 R

- 80 gammes de mesure
- 20 000 Ω/V en continu
- 4 000 Ω/V en alternatif
- Cadre panoramique avec miroir de parallaxe
- Anti chocs
- Anti-surcharges par limiteur et fusible
- Anti-magnétique



le reflet

une distribution

PERIFELEC

LA CULAZ 74370 CHARVONNEX - Tél. : (50) 67.54.01 - Bureau de Paris : 7, bd Ney 75018 Paris - Tél. : 202.80.88

Led

Société éditrice :
Editions Périodes
 Siège social :
 3, bd Ney, 75018 Paris
 Tél. : (1) 42.38.80.88
 SARL au capital de 51 000 F
 Directeur de la publication :
 Bernard Duval

LED

Mensuel : 18 F
 Commission paritaire : 64949
 Locataire-gérant :
 Editions Fréquences
 Tous droits de reproduction réservés
 textes et photos pour tous pays
 LED est une marque déposée ISSN
 0753-7409

**Services Rédaction-
 Abonnements :**
 (1) 42.38.80.88 poste 7315
 1 bd Ney, 75018 Paris

Rédaction
 Rédacteur en chef
 Jean-Pierre Lemoine
 Ont collaboré à ce numéro :
 C. de Linange, Bernard Dalstein,
 D.B., J.P.L., Guy Chorein

Publicité
 (1) 42.38.80.88 poste 7314
 Directeur de publicité :
 Alain Boar

Abonnements
 10 numéros par an
 France : 160 F
 Etranger : 240 F

Petites annonces gratuites
 Les petites annonces sont
 publiées sous la responsabilité de
 l'annonceur et ne peuvent se
 référer qu'aux cas suivants :
 - offres et demandes d'emplois
 - offres, demandes et échanges
 de matériels uniquement
 d'occasion
 - offres de service

**Réalisation
 Composition**
 Société AWAC - Paris
 Ed Systèmes - Paris
Photogravure
 Sociétés PRS/PSC - Paris
Impression
 Berger-Levrault - Nancy

6

LED VOUS INFORME

L'actualité du monde de l'électronique, les produits nouveaux.

10


EN SAVOIR PLUS SUR LA MESURE ELECTRONIQUE DE TEMPERATURE (1^{re} PARTIE)

Il existe de nombreux types de sondes ou capteurs spécialisés, sensibles à la température, dont quelques-uns sont relativement méconnus. Nous en avons sélectionné 7 types différents dans l'échelle des valeurs intrinsèques, donc du meilleur au moins bon afin, après étude succincte des caractéristiques de chacun d'eux, de proposer aux lecteurs 7 circuits d'adaptation thermométrique.

20

L'IDEE DU MOIS ALIMENTATION SYMETRIQUE

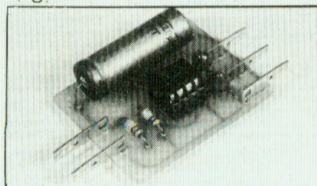L'intérêt de l'idée proposée dans cet article est de réaliser une alimentation symétrique alliant un prix de revient infime à un encombrement des plus réduits. Ce montage élabore une tension symétrique $\pm U/2$ en partant d'une tension d'entrée unique $+U$.



26

HYDROTOMETRIE (2^e PARTIE)

Un appareil facile à réaliser et qui permet d'évaluer instantanément la teneur de l'eau en sels de chaux et de magnésie, ces sels déterminent la dureté ou la douceur de celle-ci. En langage courant on appelle ceci sa teneur en calcaire.

38

MILLIVOLSTAT (2^e PARTIE)

Une petite réalisation qui permet de consigner à l'avance une tension directe de 0 à 100 mV avec une précision de ± 1 mV. Dès que la consigne est atteinte, un relais bascule. Il n'est fait usage que de composants tout à fait traditionnels.



54


ENCEINTE ACOUSTIQUE 3 VOIES - 100 WATTS

Cette réalisation qui associe qualité et esthétique, se satisfait pleinement des nouvelles sources numériques auxquelles elle est destinée. Elle est caractérisée par une bonne réponse aux transitoires, une bande passante étendue et une faible directivité dans les aigus. Elle atteint sans trop se fatiguer les 100 watts efficaces.

62

GRADATEUR CREPUSCULAIRE

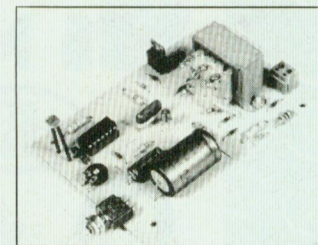Il s'agit de réaliser simplement un appareil qui permet la mise en route et l'extinction automatique d'un éclairage et ce, avec une grande précision. Les applications sont nombreuses, un montage donc fort utile pour les lecteurs de Led.



73

LES MOTS CROISES DE L'ELECTRONICIEN

75

GRAVEZ-LES VOUS-MEME

Un procédé qui vous permettra de réaliser vous-même, en très peu de temps, nos circuits imprimés.


79

LES PETITES ANNONCES GRATUITES

Un lien entre les lecteurs de Led pour vendre ou échanger du matériel.

HBN

détecteurs de métaux SCOPE

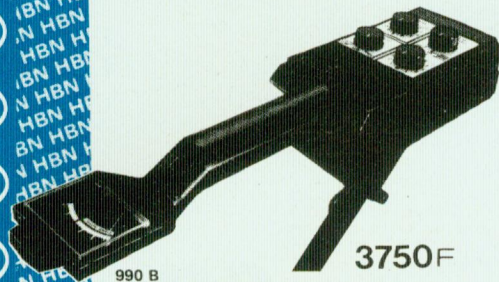

990 B
Le premier détecteur doté de la "parole". Discrimination sonore et visuelle : tonalité différente suivant les métaux. Appareil très complet équipé de la correction d'effet-sol. (Minéralisation naturelle du sol). Le modèle le plus vendu en Europe. Puissance de détection : 25 - 30 cm environ pour une pièce de monnaie de 25 mm de Ø et 1m70 environ pour un objet de taille importante.



PROMET II
Nouvelle génération de détecteurs. Le haut de gamme et la surpuissance alliés à la simplicité d'utilisation. Toutes les commandes regroupées sur une console en bout de poignée autour du viseur. Leds de visualisation des réglages. Discrimination très complète, correction d'effet-sol réglable ou automatique. Mode automatique de détection. Design très fonctionnel. Léger et parfaitement équilibré.



nous avons détecté pour vous:

DES MILLIERS DE COMPOSANTS

HBN le conseil en +



C. MOS			74 HC MOS			74 LS			EXEMPLE :			COMPOSANTS +		
40 26	12,00		74 HC 00	3,20		74 LS 12	5,00		74 LS 259	10,00	LM 35 Dz	49,00	MC 1496	13,00
40 33	11,00		74 HC 02	3,20		74 LS 109	3,50		74 LS 266	4,50	LM 331	65,00	TDA 2593	27,00
40 36	30,00		74 HC 04	3,20		74 LS 112	3,50		74 LS 280	8,70	LM 334 z	10,00	TDA 4565	75 00
40 85	3,00		74 HC 08	3,20		74 LS 133	6,00		74 LS 283	5,50	LM 346	12,00	NE 5534	36,00
40 94	6,50		74 HC 10	3,20		74 LS 148	10,00		74 LS 290	8,00	LM 395 T	5,80	TBA 970	55,00
40 99	6,50		74 HC 11	4,00		74 LS 160	5,80		74 LS 293	6,00	LM 1897	35,00	LM 360	95,00
40 102	16 00		74 HC 14	4,50		74 LS 163	8,00		74 LS 299	18,00	LM 2907	47,00	LIGNE A	
40 106	6,00		74 HC 32	3,20		74 LS 170	9,00		74 LS 375	7,00	LM 2917	49,00	RETARD	
40 174	6,30		74 HC 74	3,50		74 LS 173	6,40		74 LS 377	9,50	LM 3911	40,00	470 NS	29,00
40 175	8,00		74 HC 85	6,00		74 LS 181	17,50		74 LS 378	8,00			6802	49,00
40 194	8,00		74 HC 86	3,50		74 LS 190	8,50		74 LS 645	11,00			6821	21,00
40 195	13,00		74 HC 138	5,00		74 LS 240	9,00		74 LS 670	10,00			QUARTZ	
45 39	7,00		74 HC 157	5,00		74 LS 241	8,30				1,842 MHz	26,00	32768 MHz	28,00
45 53	15,00		74 HC 161	8,00		74 LS 242	10,00				2,4576 MHz	23,00	MOS 4013	4,50
45 55	7,00		74 HC 174	5,00		74 LS 243	7,50				3,072 MHz	20,00	MOS 4016	5,00
45 56	7,00		74 HC 175	5,00		74 LS 247	10,00				4,9152 MHz	13,00	MOS 4020	9,00
45 84	8,00		74 HC 245	8,50		74 LS 251	6,00				6,144 MHz	13,00	MOS 4053	7,00
			74 HC 373	9,00		74 LS 253	5,00				12 MHz	14,00	MOS 4528	10,00
			74 HC 374	9,00		74 LS 257	5,00				14,318 MHz	22,00		
			74 HC 390	7,00		74 LS 258	5,00				16 MHz	13,00		
			74 HC 393	7,00							18,432 MHz	13,00		
											20 MHz	13,00		



ELECTRONIC à votre porte !

39 magasins en France

SIEGE SOCIAL : rue du Val Clair
Z.I.S.E. St. LEONARD, B.P. 2739
51060 REIMS Cedex. Tél. 26.82.02.22.
Télex 830526 F

AMIENS 80000 19, rue Gresset Tél. 22.91.25.69.	CLERMONT-FD 63000 1, rue des Salins Résid. Isabelle Tél. 73.93.62.10.	MARSEILLE 13001 32, Bd de la Libération Tél. 91 47 48 63	NANTES 44000 4, rue J. J. Rousseau Tél. 40.48.76.57.	ST BRIEUC 22000 16, rue de la Gare Tél. 96.33.55.15.
ANGOULEME 16000 Espace St Martial Tél. 45.92.93.99.	DIJON 21000 2, rue Ch. de Vergennes Tél. 80.73.13.48.	METZ 57000 60, Passage Serpenoise Tél. 87.74.45.29.	ORLEANS 45000 61, rue des Carmes Tél. 38.54.33.01.	ST DIAZIER 52100 332, Av. République Tél. 25.05.72.57.
BAYONNE 64100 3, rue du Tour de Saut Tél. 59.59.14.25.	DUNKERQUE 59140 14, rue ML. French Tél. 28.66.38.65.	MONTBELIARD 25200 27, rue des Fèvres Tél. 81.96.79.62.	POITIERS 86000 8, Place Palais de Justice Tél. 49.88.04.90.	ST ETIENNE 42000 30, rue Gambetta Tél. 77.21.45.61.
BREST 29200 151, Av. J. Jaurès Tél. 98.80.24.95.	GRENOBLE 38000 18, Place St. Claire Tél. 76.54.28.77.	MONTPELLIER 34000 10, Bd Ledru Rollin Tél. 67.92.33.86.	QUIMPER 29000 33, rue des Régusaires Tél. 98.95.23.48.	STRASBOURG 67000 4, rue du Travail Tél. 88.32.86.98.
BORDEAUX 33000 10, rue du Mal. Joffre Tél. 56.52.42.47.	LA HAVRE 76600 Place des Halles Centrales Tél. 35.42.60.92.	MORLAIX 29210 16, rue Gambetta Tél. 98.88.60.53.	REIMS 51100 46, Av. de Laon Tél. 26.40.35.20.	TROYES 10000 6, rue de Preize Tél. 25.81.49.29.
CHALONS/M 51000 2, rue Chamorin (CHV) Tél. 26.64.28.82.	LE MANS 72000 16, rue H. Lecornu Tél. 43.28.38.63.	MULHOUSE 68100 Centre Europe Bd de l'Eu- rope - Tél. 89.46.46.24.	REIMS 51100 10, rue Gambetta Tél. 26.88.47.55.	VALENCE 26000 7, rue des Alpes Tél. 75.42.51.40.
CHARLEVILLE 08000 1, Av. J. Jaurès Tél. 24.33.00.84.	LENS 62300 43, rue de la Gare Tél. 21.28.60.49.	NANCY 54000 133, rue St Dizier Tél. 83.36.67.97.	REIMS 51100 12, Quai Duguay Trouin Tél. 99.30.85.26.	VALENCIENNES 59300 57, rue de Paris Tél. 27.46.44.23.
CHOLET 49300 6, rue Nantaise Tél. 41.58.63.64.	LILLE 59800 61, rue de Paris Tél. 20.06.85.52.		ROUEN 76000 19, rue Gal Giraud Tél. 35.88.59.43.	VANNES 56000 35, rue de la Fontaine Tél. 97.47.46.35.

HBN

LES AFFAIRES DU MOIS !..

Composants actifs - Résistances - Mandrins - Bobinages - Condensateurs - Quartz - Potentiomètres - Boutons - Nécessaire CI - Transfert - Mécanorma - Perceuses - Fers à souder - Matériel WRAPPING - Outillage - Sefico - Produits KF - Electronet - Transformateurs - Fusibles - Cosses - Quincaillerie - Interrupteurs - Inverseurs - Poussoirs - Commutateurs - Claviers à touches - Roues codeuses - Relais - Refroidisseurs - Voyants - Câbles - Connectique - Fiches bananes - Cordons de mesure - Pincettes crocodile - Cordons divers - Appareillage électrique - Coffrets - Armoires de rangement - Kits électroniques - Librairie - Jeux de lumière - Fiches et prises - Alimentation - Appareils de mesure - Appareils de Tableau - Oscilloscopes et accessoires - Détecteurs de métaux - Kits enceintes - Haut-parleurs - Enceintes - HP Auto - Matériel CB et accessoires - Antennes - Interphones - Programmeurs - Alarmes - Piles - Batteries - Saphirs - Diamants - Cassettes Audio - Cordons HIFI - Platinas et accessoires - Chambre d'Echo - Tables de mixage - Micros et accessoires - Casques - Récepteur radio - etc...

POSTE DE SOUDAGE THERMOSTATÉ, BASSE TENSION, A TROIS TEMPERATURES PREREGLEES

SA - 10 - 230 220V - 50/60 Hz
3 valeurs soit 345°C - 400°C et 455°C
récupération thermique très rapide permettant le soudage à cadence soutenue

PROMO
D'AVRIL

1295 F

990 F

NOUVEAU

289 F

Fer à souder à gaz rechargeable avec cartouche standard.

NOUVEAU



TRANSFORMATEURS MOULÉS

			TENSIONS SECONDAIRES					PRIX	
PLISSAGE	CORRECTION	NOM SECONDAIRE	0 V	9 V	12 V	15 V	18 V		24 V
1.8 VA	0.30 15.5	1	11.540	11.541	11.542	11.543	11.544	11.545	49.00
		2	11.545	11.546	11.547	11.548	11.549	11.550	
3.2 VA	0.38 12.5	1	11.550	11.551	11.552	11.553	11.554	11.555	54.00
		2	11.555	11.556	11.557	11.558	11.559	11.560	
5.4 VA	0.42 4.8	1	11.560	11.561	11.562	11.563	11.564	11.565	57.00
		2	11.565	11.566	11.567	11.568	11.569	11.570	
10 VA	0.48 7.8	1	11.570	11.571	11.572	11.573	11.574	11.575	69.00
		2	11.575	11.576	11.577	11.578	11.579	11.580	

DU 20 MAI AU 20 JUIN 1987

10% DE REMISE

SUR LES APPAREILS DE MESURE



TORA
ELECTRONIQUE

SUR PRESENTATION
DE CE COUPON
EN MAGASIN

LED

NOM. PRENOM.

ADRESSE :

VILLE TEL.

TR 5010 EC

Multimètre digital de haute précision permettant la mesure :
- Des tensions continues et alternatives
- Des intensités continues et alternatives
- Des capacités
- Des températures
et le test de continuité et des transistors.

860 F

TR 2020 S

Contrôleur universel avec testeur de transistor. Résistance interne 20000 ohms/volt. Gamme de tensions = et de 0.1 à 1000 V. Entrée : 10 A.

390 F

TR 3030 S

Contrôleur universel avec testeur de transistor et contrôleur de piles, gammes de tensions continues et alternatives 10 à 1000V entrée 10 A. 30000 résistance interne ohms/volts en continu.

490 F

TR 774

Multimètre digital à calibre automatique. Afficheur 3 1/2 digits. Indicateur de dépassement de calibre. Buzzer sur test de continuité.

590 F

LE TELEX "S'ECLATE"

Pouvoir envoyer ou recevoir des télex en direct sur son ordinateur personnel, sur la machine à écrire électronique ou de traitement de texte de sa secrétaire, ou encore d'un terminal de visualisation... n'est-ce pas le rêve d'innombrables dirigeants et cadres d'entreprises ?

Ce rêve est réalisé avec textMaster, présenté par Telematic S.A., filiale française du groupe international GN Great Nordic, un des leaders mondiaux de la technologie des télécommunications.

Finis les déplacements et les attentes à la machine télex ! Jusqu'à 8 postes de travail peuvent se brancher sur le télex par l'intermédiaire de textMaster et opérer en simultané.

Vous préparez votre message sur votre clavier. Vous appuyez sur un bouton pour l'envoyer à textMaster qui le met en mémoire et l'expédie automatiquement.

Même simplicité à la réception. Vous attendez un télex important ? Interrogez à partir de votre poste de travail et le message sortira directement sur celui-ci.

Le secret de textMaster

Un logiciel très élaboré qui assure, selon vos besoins, les multiples fonctions de gestion de courrier télex :

- Appel, identification et si nécessaire rappel des destinataires.
- Envoi des messages avec 3 niveaux de priorité.

Multiadressage automatique jusqu'à 28 destinataires.

- Communication directe en mode "dialogue".

- Edition d'un journal trafic.
- Etats des messages stockés.

- Rappel sur terminal de messages émis ou reçus.

- Modification des paramètres (priorité, numérotation, etc.).

- Possibilité d'échange confidentiel de courrier entre les postes connectés, etc.

Avantages pour l'entreprise :

- Gains de temps par élimination d'un goulot d'étranglement et de tâches routinières.

- Optimisation des ressources humaines, de la micro-informatique et de la ligne télex déjà en place.

- Amélioration du service à la clientèle et des conditions de travail.

En bref :

Pour un investissement relativement modeste (inférieur au coût d'un télex classique) textMaster permet d'accroître l'efficacité des communications télex, de réaliser des économies et de rentabiliser l'équipement bureautique existant dans l'entreprise.

GN Télématique S.A. Parc Technologique de Bois d'Arcy-Nord 10, avenue Ampère 78180 Montigny-Bretonneux. Tél. (1) 30.58.30.31.

DES ALIMENTATIONS SURES, PERFORMANTES ET ECONOMIQUES

CdA 9215

- Alimentation ajustable de 1 à 15 V.

Caractéristiques

Secteur 50/60 Hz : 220 V

Tension de sortie : 1 à 15 V

Courant de sortie : 2,5 A

Stabilité pour une charge variant de 0 à 100 % ou secteur de $\pm 10\%$: ≤ 60 mV

Ondulation résiduelle : $\leq 7,5$ mV eff.

Dimensions et masse : 130 x 60 x 105 mm - 1,4 kg.

CdA 9530

- Alimentation stabilisée réglable de 0 à 30 V.

- Protection automatique en cas de court-circuit.

- Protection électronique en cas de dépassement de température.

- Indication de la tension et de l'intensité par 2 galvanomètres.

Caractéristiques

Secteur 50/60 Hz : 220 V

Tension de sortie : 0 à 30 V

Courant de sortie : 5 A

Courant max. de sortie : 8 A (courte durée)

Courant de disjonction : > 8 A
Stabilité pour une charge variant de 0 à 100 % ou secteur de $\pm 10\%$: ≤ 20 mV
Ondulation résiduelle : ≤ 1 mV eff.

Dimensions et masse : 235 x 120 x 195 mm - 6,3 kg.

CdA 9230 D

- Alimentation double : 2 alimentations 0-30 V - 2,5 A.

- Utilisation possible en série 0-60 V - 2,5 A ou en parallèle 0-30 V - 5 A.

- Limitation d'intensité réglable.

- Protection automatique en cas de court-circuit.

- Protection électronique en cas de dépassement de température.

- Indication de l'intensité et de la tension par 4 galvanomètres.

Caractéristiques

Secteur 50/60 Hz : 220 V

Tension de sortie réglable : 2 x 0-30 V

Courant de sortie max. : 2 x 2,5 A


Limitation de courant de sortie : 0,1 A - 0,5 A - 2,5 A

Stabilité pour une charge variant de 0 à 100 % ou secteur de $\pm 10\%$: ≤ 20 mV

Ondulation résiduelle : ≤ 1 mV eff.

Dimensions et masse : 270 x 120 x 195 mm - 5,5 kg.

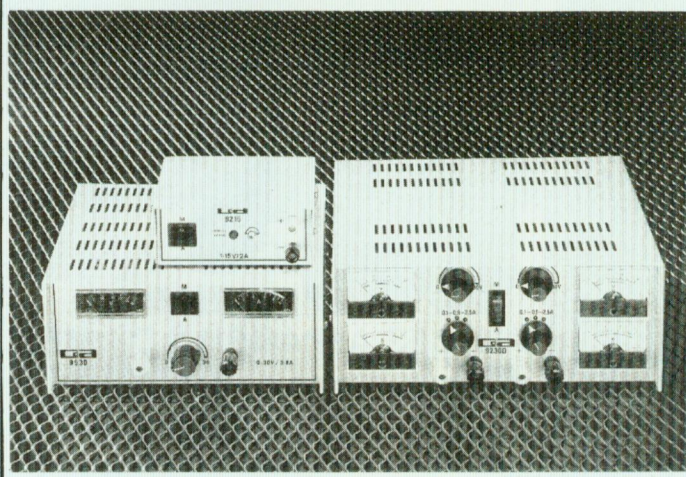CdA 5, rue du Square Carpeaux 75018 Paris. Tél. (1) 46.27.52.50.




La revue Led est distribuée dorénavant par les Editions Périodes. Pour tout contact, écrire au 3, boulevard Ney 75018 Paris ou téléphoner au 42.38.80.88 poste 7315 (rédaction), poste 7314 (publicité).

MULTIMETRE ISKRA DM 776

Caractéristiques générales

- Affichage : cristaux liquides, hauteurs 10 mm, 3,5 digits avec indication de fonctions par l'afficheur.
- Température de fonctionnement : 0° à 40° C (moins de 80 % d'humidité relative).
- Température de stockage : - 20° C à 60° C (moins de 70 % d'humidité relative).
- Tension maximum en mode commun 500 V cont. ou alt. par rapport à la terre.
- Alimentation par pile 9 V alcaline ou carbone zinc.
- Durée de vie de la pile : élément carbone. Zinc : 1 000 h. Alcaline : 2 000 h.
- Indicateur de pile usée : l'indication "BAT" apparaît sur l'afficheur lorsque la pile doit être remplacée.
- Indicateur de dépassement : "1" (extinction 3 digits moins significatifs).
- Coefficient de température : 50 PPM/° C.
- Fréquence de mesure : 2 mesures/seconde.
- Encombrement : 75 x 150 x 34 mm.
- Poids : 230 grammes.

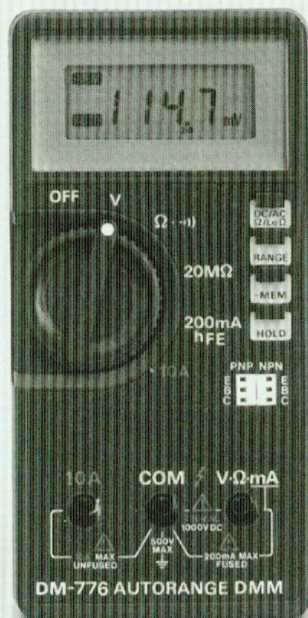

CANAL + POUR TOUS

CGV apporte encore une solution de confort pour l'enregistrement de Canal +, et en réponse à la demande du marché, présente un boîtier de reconnaissance automatique de Canal + destiné à l'enregistrement des images de cette chaîne : **Autocom +**.

Ce nouveau produit s'adresse à tous ceux qui veulent enregistrer Canal + sur leur magnétoscope "modifié Canal +", en se libérant de la fastidieuse contrainte de la commutation manuelle : Autocom + dirige automatiquement l'image de Canal + sur le téléviseur ou le magnétoscope. De plus, l'enregistrement direct en vidéo restitue à la lecture toutes les qualités de l'image d'origine.

Prix public : environ 600 FF TTC. En vente dans les boutiques et grands magasins spécialisés TV Hi-Fi vidéo son.

En réponse aux problèmes posés par les interférences pour la réception et l'enregistrement de Canal +, CGV propose une solution : le **CS 12**, cordon destiné aux possesseurs de TV sans prise péritel et magnétoscope SECAM.

Complément de l'adaptateur péritelévision CGV, le CS 12 neutralise les perturbations engendrées par les interférences. Son commutateur permet de sélectionner soit Canal +, soit la lecture de cassettes. L'utilisation de ce cordon résoud, dans ce cas de figure, une fois pour toutes, le problème posé par la saturation du réseau hertzien dans certaines régions.

Prix public : environ 200 FF TTC. En vente dans les boutiques et grands magasins spécialisés TV Hi-Fi vidéo son.

CGV répond à la demande du marché et élargit sa gamme d'interfaces : le **Multivideo**.

Ce produit dédouble les sorties vidéo de tous les appareils ou sources vidéo indépendamment des systèmes couleurs (PAL, SECAM, NTSC).

Ce boîtier est, pour la vidéo, ce que le répartiteur est à l'antenne ou la Multipéri CGV à



Autocom + CGV.



Multivideo CGV.

la prise péritelévision puisqu'il permet la démultiplication de l'unique sortie vidéo des appareils : voie royale pour l'enregistrement et la circulation des

images sans aucune déperdition de qualité.
CGV 8-10 rue Alexandre Dumas
67200 Strasbourg. Tél.
88.28.16.01.

COMPTEUR MULTIFONCTIONS HC-F1000 ISKRA


Le modèle HC-F1000 est un compteur multi-fonctions utilisable de 10 Hz à 1000 MHz.

Il est caractérisé par un affichage 8 digits, LED 7 segments à haute luminosité, 4 fonctions, faible consommation, encombrement et poids réduits, oscillateur à quartz de haute stabilité permettant des mesures précises.

Les quatre fonctions sont : fréquence-mètre, périod-mètre, totalisateur et contrôle interne.

Ceci est obtenu par l'utilisation d'un seul circuit intégré LSI. L'entrée est équipée d'un alternateur.

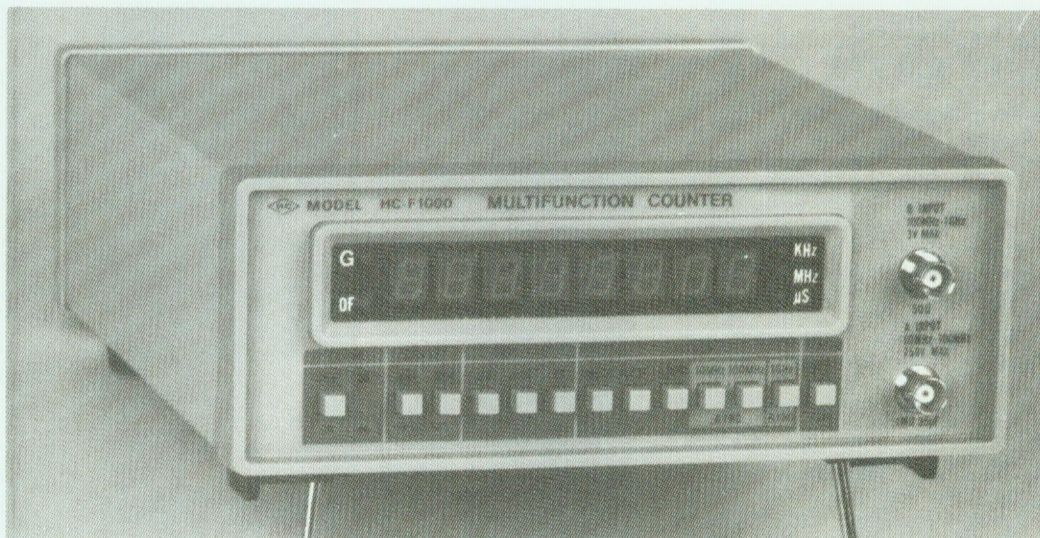L'emplacement des contrôles, indicateurs, connecteurs et toutes



informations sur l'appareil sont fournis dans un manuel. Il est

recommandé de lire soigneusement l'ensemble de ces informa-

tions afin d'obtenir les meilleurs résultats.



NOUVELLE PINCE AMPEREMETRIQUE FLUKE

La société John Fluke commercialise une nouvelle pince ampèremétrique référencée 80i-1010 ; c'est un accessoire pour multimètres numériques qui permet de mesurer avec précision les courants alternatifs jusqu'à 700 ampères et les courants continus jusqu'à 1 000 ampères. La pince se place autour d'un conducteur et mesure le champ magnétique produit par le passage du courant, ce qui permet d'effectuer des mesures en toute sécurité sans avoir à couper les circuits.

Une caractéristique particulière de la 80i-1010 est qu'elle possède une roue molletée pour le réglage du zéro afin de compenser le magnétisme résiduel du circuit magnétique de la pince et d'améliorer la résolution des mesures en continu qui est de 1 ampère. La pince utilise deux capteurs à effet Hall pour mesurer le champ magnétique produit par le courant à mesurer. Un amplificateur génère un signal de sortie de 1 mV ce qui donne automatiquement le placement correct de la virgule en utilisant la gamme mV des MMN (MultiMètre Numérique). Le principe des doubles

capteurs procure une excellente immunité contre les champs magnétiques parasites et minimise les variations de lecture dues aux changements de position des conducteurs à l'intérieur des mâchoires.

La grande dimension des mâchoires de la 80i-1010 permet de recevoir un conducteur de 30 mm de diamètre ou deux de 25 mm de diamètre, dans ce cas on peut lire directement la somme des deux courants.

La 80i-1010 fonctionne dans une bande de fréquence qui va du continu à 440 Hz avec une bande passante typique de 6 kHz. La précision nominale est de 2 % de la lecture +1 A depuis 1 A jusqu'à 100 A, en CC ou CA (48 à 62 Hz). L'autonomie est de 200 heures. La 80i-1010 est équipée de cordons et mesure munis de fiches bananes coudées et isolées et est livrée avec une pile, une feuille de caractéristiques et une carte mode d'emploi.

Destinée à la mesure des courants forts industriels, cette pince ampèremétrique trouvera plus particulièrement son application dans les domaines suivants : soudage électrique, galvanoplastie, industrie automobile, fabrications des transformateurs, des moteurs, des alternateurs et des onduleurs.

MB Electronique 606, rue Fourny, B.P. 31 78530 Buc. Tél. 39.56.81.31.

LINEAIRE

AFFICHEUR	LF	338 K	1400	723 H	12.00	MEA	BPW 42	18.00	7815 1A	7.00	SAS	720 A	27.00	910	12.00	1102 SP	23.00	3560	72.00	
AC	351	11.00	339	6.30	725	33.00	BP 104	18.00	7818 1A	7.00	3064	27.00	750	27.00	940	22.00	1151	9.00	3571	58.00
Rouge	353	11.00	348	15.00	741	11.00	BPW 34	18.00	7824 1A	7.00	560	28.50	800	15.00	955	39.00	1170	22.00	3810	37.80
Vert	355	11.00	349	20.00	741 H	11.00			79 L 05	5.00	570	28.50	810 S	15.00	4401	38.50	1220	24.00	4431	15.00
CC	356	11.00	350 K	6.00	747	16.00			79 L 08	5.00	580	28.50	820	15.00	4500	38.10	1405	13.00	4445	15.00
Rouge	357	11.00	358	8.00	748	13.00			79 L 12	5.00	590	28.50	830	15.00			1410	47.00	4560/65	59.00
Vert	358	11.00	360	75.00	1458	8.00			79 L 15	5.00			850	36.00			1418	12.00	5850	45.50
Cristaux liquides			378	31.00	1496	20.00			79 L 24	5.00			960	20.00			1424	12.00	7000	38.00
45 Digits			380	15.00	2907	45.00			79 L 24	5.00			970	48.00			1510	38.00	7050	38.00
			381 A	47.00	2917	32.00			7905 1A	7.00			980	32.00	1001	34.00	1908	18.00		
			381 N	29.00	3900	13.00			7908 1A	7.00			1002	28.80	1002	28.80	1950	30.00		
			382	20.00	3909 N	13.00			7912 1A	7.00			1005	30.00	1005	30.00	2000	12.50		
			383 T	38.00	3911	23.00			7915 1A	7.00			1006	23.00	1006	23.00	2002	15.00		
			386	15.00	3914	54.00			7918 1A	7.00			1010	17.00	1010	17.00	2003	15.00		
			387	19.00	3915	54.00			7924 1A	7.00			1015	18.50	1015	18.50	2004	32.00		
			388 N	20.00	3916	48.00			MC 7805 CK	29.00			105 B	68.50	105 B	68.50	2005	38.00		
			389	22.00	4558	8.00			MC 7812 CK	29.00			280 A	29.00	280 A	29.00	1023	22.50	2006	23.00
			390 N	28.00	4741	18.00			MC 7905 CK	29.00			315 A	25.00	315 A	25.00	1024	20.00	2010	39.00
			391	25.00					MC 7912 CK	29.00			420	39.00	420	39.00	1034	32.00	2020	39.00
			393	8.00									530	30.00	530	30.00	1037	19.00	2030	19.00
			399	25.00									540	28.00	540	28.00	1038	30.00	2035	29.00
			323 K	55.00									600	14.00	600	14.00	1039	28.50	2042	28.00
			324	35.00									640	44.00	640	44.00	1041	33.00	2043	24.00
			331	59.00									650	44.00	650	44.00	1046	28.00	2995	50.00
			334	20.00									660 B	44.00	660 B	44.00	1047	90.00	2611	24.00
			335 Z	19.00									730	36.00	730	36.00	1048	17.00	2630	29.00
			336	10.00									740	38.00	740	38.00	1054	22.00	2631	38.90
			337 K	32.00									750	32.00	750	32.00	1057	6.00	2640	55.00
			337 T	15.00									830 S	15.00	830 S	15.00	1059	12.00	3300	68.00
													900	12.00	900	12.00	1100 SP	38.00	3500	67.80
																	</			

LOGIQUE

TTL	LS	HC	TTL	LS	HC	TTL	LS	HC	TTL	LS	HC	TTL	LS	HC	TTL	LS	HC	TTL	LS	HC	CMOS	CMOS	CMOS
74.00	2.20	6.00	74.50	3.80	—	74.121	11.00	—	74.172	7.10	—	74.293	25.00	—	74.4002	—	7.00	4000	2.10	4036	39.00	4093	6.90
74.01	2.20	—	74.51	2.80	5.00	74.122	13.00	—	74.173	9.00	12.00	74.299	18.00	22.00	74.4017	—	12.00	4001	2.90	4040	9.00	4094	13.50
74.02	2.20	6.00	74.53	3.80	—	74.123	13.00	—	74.174	4.90	8.00	74.322	N.C.	—	74.4020	—	13.00	4002	2.10	4041	8.80	4095	7.50
74.03	2.20	6.00	74.54	11.00	—	74.125	5.00	7.00	74.175	8.00	8.00	74.324	N.C.	—	74.4024	—	10.00	4006	6.00	4042	8.00	4096	11.00
74.04	2.30	6.00	74.58	—	5.00	74.126	2.40	—	74.181	19.80	—	74.353	10.00	—	74.4040	—	10.00	4007	6.00	4043	5.50	4097	—
74.05	2.20	—	74.60	6.50	—	74.132	2.90	7.50	74.182	14.00	—	74.365	2.30	7.00	74.4049	—	10.00	4008	11.00	4044	9.00	4098	11.00
74.06	7.50	—	74.70	4.00	—	74.133	24.00	7.50	74.190	11.50	—	74.366	11.00	7.00	74.4050	—	10.00	4009	9.00	4046	13.00	4099	19.50
74.07	7.50	—	74.72	4.00	—	74.136	2.40	—	74.191	20.00	—	74.367	2.30	7.00	74.4051	—	18.00	4010	9.00	4047	9.00	4501	13.00
74.08	2.30	6.00	74.73	4.90	6.00	74.137	—	12.00	74.192	13.50	—	74.368	11.00	7.00	74.4052	—	18.00	4011	2.90	4048	9.00	4511	8.90
74.09	2.30	—	74.74	5.50	6.00	74.138	3.90	8.00	74.193	15.00	—	74.373	6.90	9.00	74.4053	—	18.00	4012	6.00	4049	5.90	4515	22.00
74.10	2.30	6.00	74.75	9.00	6.00	74.139	3.90	8.00	74.194	17.00	10.00	74.374	6.90	9.00	74.4060	—	18.00	4013	7.00	4050	7.00	4518	7.50
74.11	2.30	5.00	74.76	5.80	6.00	74.145	16.00	—	74.195	4.90	10.00	74.377	13.50	—	74.4075	—	18.00	4014	8.00	4051	12.00	4520	12.00
74.12	6.50	—	74.78	5.50	—	74.147	19.50	—	74.196	14.90	—	74.378	25.10	—	74.4078	—	9.00	4015	15.00	4052	9.50	4528	25.00
74.13	2.90	—	74.80	8.10	—	74.148	9.00	—	74.198	9.60	—	74.379	14.00	—	74.4511	—	18.00	4016	8.00	4053	13.00	4536	11.00
74.14	2.90	6.00	74.81	12.10	—	74.150	24.00	—	74.221	20.00	—	74.390	4.90	8.00	74.4514	—	18.00	4017	7.90	4054	8.50	4538	19.00
74.15	3.80	—	74.82	10.00	—	74.151	3.90	8.00	74.227	—	10.00	74.393	11.80	8.00	74.4518	—	29.00	4018	9.00	4055	10.00	4539	27.60
74.16	7.00	—	74.83	3.90	—	74.153	3.90	8.00	74.240	6.90	12.00	74.490	12.00	—	74.4538	—	29.00	4019	4.50	4060	10.00	4556	11.00
74.17	13.00	—	74.85	3.90	8.00	74.154	22.00	25.00	74.241	6.90	12.00	74.533	—	15.00	74.4543	—	28.00	4020	13.00	4066	6.00	4558	15.00
74.20	2.50	5.00	74.86	2.40	6.00	74.155	5.90	—	74.242	11.50	12.00	74.534	—	15.00	TTL	S	4021	9.00	4068	4.00	4584	9.00	
74.21	3.50	—	74.90	10.50	—	74.156	11.00	—	74.243	11.80	12.00	74.540	—	16.00	4022	9.60	4069	5.90	4069	5.90	4585	7.50	
74.26	3.50	—	74.91	5.30	—	74.157	4.90	8.00	74.244	6.90	12.00	74.541	—	16.00	4023	2.20	4070	9.00	4070	9.00	4603	19.00	
74.27	4.50	5.00	74.92	5.80	—	74.158	11.80	8.00	74.245	13.50	13.00	74.563	—	16.00	74.00	8.00	4024	8.00	4071	6.00	40106	19.00	
74.28	4.00	—	74.93	6.00	—	74.159	N.C.	—	74.247	17.80	—	74.564	—	16.00	74.04	8.00	4025	5.00	4072	6.00	40174	12.00	
74.30	2.30	5.00	74.94	7.90	—	74.160	9.50	10.00	74.251	7.20	8.00	74.573	—	16.00	74.08	12.00	4026	13.00	4073	3.00	—	—	
74.32	2.30	5.00	74.95	8.80	—	74.161	9.70	10.00	74.253	12.20	8.00	74.574	—	16.00	74.32	16.00	4027	7.50	4075	3.00	—	—	
74.37	2.80	—	74.96	8.00	—	74.162	7.20	10.00	74.257	4.90	8.00	74.595	—	16.00	74.74	9.00	4028	9.00	4076	8.00	—	—	
74.38	2.80	—	74.107	3.90	6.00	74.163	10.50	10.00	74.258	9.60	—	74.629	19.80	—	74.08	19.00	4029	9.00	4077	3.00	—	—	
74.40	3.80	—	74.109	4.50	6.00	74.164	4.90	10.00	74.259	14.80	10.00	74.640	20.00	18.00	74.166	16.00	4030	5.00	4078	7.00	—	—	
74.42	6.00	6.50	74.112	6.50	6.00	74.165	8.70	12.00	74.266	2.50	8.00	74.645	—	28.00	74.031	9.50	4031	3.00	4081	5.90	—	—	
74.43	9.00	—	74.113	5.90	6.00	74.166	13.60	—	74.273	16.90	10.00	74.648	—	28.00	74.175	17.50	4033	11.00	4083	6.00	—	—	
74.47	17.80	—	74.114	14.00	—	74.168	9.50	—	74.280	10.00	15.00	74.670	19.00	—	74.280	20.00	4034	25.80	4085	4.00	—	—	
74.48	9.50	—	74.116	17.00	—	74.170	14.50	—	74.290	9.90	—	74.688	—	28.00	74.374	20.00	4035	8.00	4086	4.50	—	—	

TRANSISTOR

AC		BD		BF		THYRISTOR	
127	4,50	115	10,00	115	5,80	TYN 606	12,00
128	4,50	135	4,50	167	4,50	TYN 812	19,50
187	5,50	136	4,50	173	4,20		
188	5,50	137	5,00	177	4,80		
		138	5,00	178	4,80		
		139	5,00	179	6,80		
		140	5,80	184	7,50		
		166	4,00	185	7,50		
		169	6,00	197	2,80		
		170	6,40	198	3,80		
		255	7,50	199	2,40		
		236	7,20	240	3,10		
		237	6,50	245	5,60		
		238	6,20	256	5,70		
		241	6,10	259	3,80		
		435	6,50	337	5,00		
		436	8,00	338	6,50		
		437	6,50	394	3,20		
		438	8,00	451	4,50		
		439	8,00	459	8,00		
		440	8,00	469	4,50		
		441	11,00	470	4,50		
		442	11,00	494	3,20		
		522	9,00	495	3,20		
		561	12,00				
		562	12,00				
						</	

La mesure électronique de température

Mesurer une température avec précision n'est guère difficile et de nombreux articles décrivant de tels montages thermométriques font partie du lot quotidien des réalisations des revues de vulgarisation. Il s'avère cependant que la plupart de ces descriptions font appel à des éléments de mesure, sonde ou capteur, de modèle équivalent. Il existe de nombreux types de composants spécialisés, sensibles à la température, dont quelques-uns sont relativement méconnus et nous avons sélectionné 7 types différents dans l'échelle des valeurs intrinsèques, donc du meilleur au moins bon afin, après étude succincte des caractéristiques de chacun d'eux, de vous proposer 7 circuits d'adaptation thermométrique.

Nous donnons dans le petit tableau ci-dessous, quelques considérations pratiques et techniques sur ces capteurs et circuits et invitons le lecteur à s'y reporter le cas échéant, afin de résoudre un problème particulier.

Nous signalons toutefois, que pour uniformiser les circuits de mesure, nous avons opté pour tous, sauf précision particulière, pour une échelle de 0°C à 100°C pour laquelle la tension en sortie de chaque circuit électronique a été choisie avec des sensibilités normalisées de 1mV/°C, 10mV/°C ou bien encore 100mV/°C.

NOTION DE TEMPERATURE

La notion de température a son origine dans la sensation qui nous fait dire qu'un corps est chaud ou froid. Si nous chauffons ou refroidissons un corps solide ou liquide, l'appréciation de sa température par le toucher nous indique que sa température augmente ou diminue. Par ailleurs, nous constatons que les propriétés du corps varient. Chaque propriété variable avec la température peut servir à la déterminer et si nous choisissons celle qui se prête le mieux à cette mesure, nous pouvons déterminer avec précision cette notion de température.

Qualité de mesure et de fonctionnement	Modèle de sonde capteur utilisé	Type/Référence	Sensibilité de sortie du circuit électronique proposé
Le prestigieux	sonde au platine	PT100 DIN	1 mV/°C
L'excellent	Thermocouple à jonction	CR-AL	10mV/°C
Le parfait	Semi-conducteur zéner	LM 35 C	10mV/°C
Le très bon	Semi-conducteur Zéner	TDB 0135	10mV/°C
Le bon	Semi-conducteur Cristal N	KTY 10	1mV/°C
Le moyen	Diode Silicium	1N 914	100mV/°C
Le médiocre	CTN oxyde fritté	C. 100K	100mV/°C

LA DILATATION D'UN LIQUIDE

Si nous chauffons un liquide, on observe la dilatation de celui-ci. De ce fait, cette dilatation dans un récipient de verre est un phénomène suffisamment sensible qui peut servir au repérage des températures. L'expérience montre alors qu'à une température déterminée correspond une certaine position du niveau du liquide dans le tube de verre. Il suffit donc de diviser le tube à l'aide de graduations d'égales valeurs pour obtenir un thermomètre. Naturellement, cette graduation doit être telle que les valeurs obtenues à l'aide de thermomètres différents soient les mêmes, donc que les appareils soient comparables entre eux pour des conditions identiques de mesure.

CARACTERES DES THERMOMETRES. GRADUATIONS

Nous donnons à la figure (1) une échelle comparative des différentes graduations de thermomètres. Chaque appellation correspond à une spécification particulière et l'on a :

- 1) Le degré Celsius, symbole $^{\circ}\text{C}$ qui correspond à l'unité de mesure de température actuelle, en France, et est la subdivision de l'échelle ordinaire ou centésimale dans laquelle les points de fusion et d'ébullition de l'eau, sous une pression atmosphérique normale de 760mm de mercure sont représentés par les points 0 et 100. On compte donc 100 divisions égales entre le point 0 et le point 100.
- 2) Le degré Centigrade est l'ancien qualificatif de l'échelle thermométrique centésimale. Cette unité de mesure est abandonnée depuis 1948 au profit du degré Celsius.
- 3) Le degré Centésimal comprend 100 divisions entre la division 0 et la division 100. La division 0 correspond à la température de la glace fondante et la division 100 à celle de la vapeur d'eau

bouillante à la pression atmosphérique normale. Le degré centésimal est l'ancêtre de l'unité de mesure actuelle qui est le degré Celsius.

4) Le degré Kelvin, symbole $^{\circ}\text{K}$, est équivalent, dans le système international d'unité, au degré de l'échelle thermodynamique des températures absolues dans laquelle la température du point triple de l'eau est 273,15 $^{\circ}\text{K}$.

5) Le degré Fahrenheit, symbole $^{\circ}\text{F}$, comprend 180 divisions entre la division 32 qui correspond à la température de la glace fondante et la division 212 qui est celle de la vapeur d'eau bouillante.

6) Le degré Réaumur, symbole $^{\circ}\text{R}$, comprend quant à lui, 80 divisions entre la température de la glace fondante qui est donc la division 0 et la vapeur d'eau bouillante qui correspond à la division 80.

DIFFERENTS THERMOMETRES USUELS

Le plus commun est celui à alcool. Celui-ci est généralement coloré en rouge ou en bleu, à seule fin d'une bonne lecture. Comme l'alcool bout aux environs de $+80^{\circ}\text{C}$, nous avons là la limite maximale de mesure de température. Par contre, en limite inférieure, il est utilisable jusqu'à -80°C . C'est le thermomètre que l'on rencontre le plus souvent, et s'il est simple et bon marché, il est peu précis. Un autre thermomètre bien connu est celui à mercure. C'est celui que nous utiliserons pour étalonner les différents circuits électroniques proposés. Il s'agit encore d'un thermomètre basé sur la dilatation apparente, du mercure cette fois-ci, dans un fin tube de verre, comme le montre la figure (2). L'enveloppe contenant le mercure est un petit réservoir d'une capacité d'environ 1cm^3 . Ce réservoir est surmonté du tube cylindre de verre, qui porte une graduation d'égales valeurs. La graduation d'un thermomètre à mercure est simple et il suffit de déterminer les points 0 et 100 puis de diviser l'intervalle en 100 parties éga-

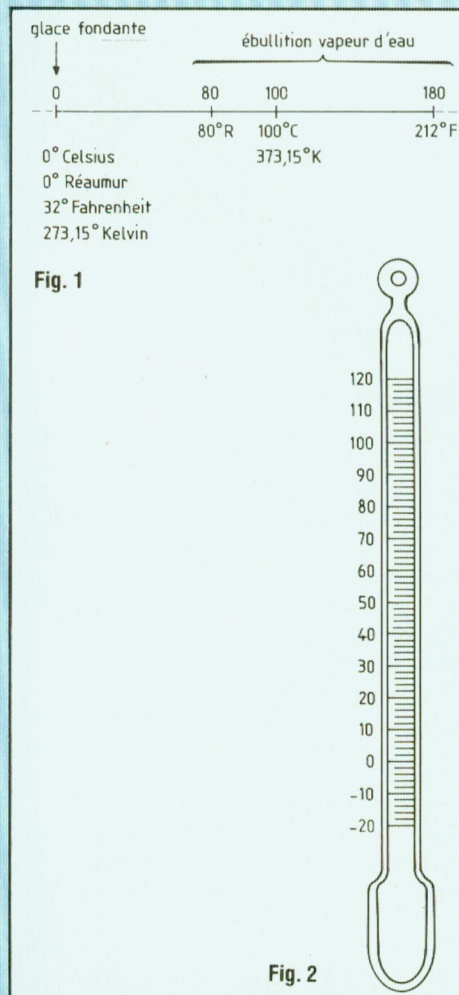


Fig. 1

Fig. 2

les et de prolonger les graduations de part et d'autre de ces deux points. Comme le mercure se solidifie à -39°C ce type de thermomètre est inutilisable pour les basses températures. On utilise alors d'autres thermomètres à liquide difficilement congelable. Enfin, il existe d'autres types de thermomètres usuels qui sont à dilatation de solide. Ceux-ci sont bon marché et peu précis.

DETERMINATION DE LA TEMPERATURE

Lors de nos différents étalonnages de circuits thermométriques, nous agirons par comparaison avec un appa-

La mesure électronique de température

reil de précision indiquant la température par simple lecture. La détermination de la température est uniquement basée sur la notion d'équilibre dans une enceinte fermée thermostatée. Si nous plaçons dans cette enceinte un corps chaud et un corps froid, nous constatons que le corps chaud se refroidit et que le corps froid s'échauffe. A un moment a lieu un certain équilibre thermique et les températures sont égales.

ETALONNAGE

DES DIFFERENTS CIRCUITS

Il faut donc se procurer, d'une part un thermomètre simple à lire et de bonne précision, ce sera généralement un thermomètre à mercure à $\pm 0,25^\circ\text{C}$ ou mieux $\pm 0,1^\circ\text{C}$ avec graduation de 0°C à 100°C et d'autre part une petite enceinte thermostatée de qualité genre récipient isotherme ou vase steward.

Enfin, il est nécessaire de pouvoir disposer d'eau distillée ou bi-permutée. On agit alors comme suit :

- 1) Mettre le thermomètre en contact avec le liquide à mesurer dans l'enceinte thermostatée et attendre l'équilibre thermique.
- 2) Plonger la sonde de mesure des différents circuits proposés dans le liquide en ayant, au préalable, bien pris soin d'isoler électriquement celle-ci.
- 3) Lire la température sur le thermomètre de référence. Elle est égale à celle du liquide et naturellement de la sonde.
- 4) Régler le circuit électronique, de façon que la mesure lue soit égale à la température du thermomètre de référence.

LE CAPTEUR

LE PLUS PRESTIGIEUX

Il s'agit à n'en pas douter de la sonde au platine type PT100 DIN. De très nombreux modèles existent dans le commerce spécialisé et nous avons représenté à la figure (3) l'un d'entre eux. Comme son nom l'indique il s'agit

d'une sonde à résistance de platine dont la valeur à 0°C est très exactement 100Ω . Comme nous l'avons vu, la résistivité électrique de tous les corps, varie avec la température. En conséquence la mesure précise de la résistivité permet d'en déterminer celle-ci et dans la pratique deux types seulement de corps sont utilisés pour cette mesure. En premier lieu des métaux aussi purs que possible, cuivre, nickel, platine et en second les semi-conducteurs divers.

Le platine est utilisé en raison de son inaltérabilité et aussi en raison de la possibilité de le tréfiler sous de très petites dimensions ou de le déposer en film très mince. Le coefficient de variation de résistance est pratiquement constant et on peut compter comme ordre de grandeur sur une variation de $1/300$ de la résistance par $^\circ\text{C}$. La précision d'un tel élément est très élevée puisqu'elle atteint 10^{-7} et la gamme de température mesurée peut varier de -230°C à $+850^\circ\text{C}$ pour les matériaux usuels. La précision est évidemment conservée sur toute la gamme de mesure.

La sonde est constituée d'un fil soit en accordéon collé sur un support, soit encore bobiné autour d'un mandrin. La pellicule est, quant à elle, réalisée soit par un dépôt sous vide, soit par découpage et forcément toujours sur une partie plate. La résistance thermométrique peut présenter certains défauts de construction ou de pureté de métal. Ceci est dû principalement à ce que les platines industriels n'ont pas tous les mêmes caractéristiques eu égard aux faibles quantités de rhodium, ruthénium, palladium, irridium ou autres métaux divers qu'ils contiennent.

Ce capteur se présente généralement sous la forme d'un fin tube métallique d'où sortent deux ou trois fils. Ceux-ci sont ensuite connectés sur des broches spéciales montées sur céramique ou stéatite. Les raccordements se font alors sur des bornes correspondantes à vis comme le montre la figure (4). Plusieurs modèles de capteurs sont généralement proposés pour le

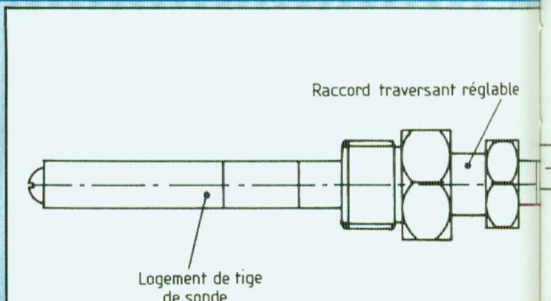


Fig. 3

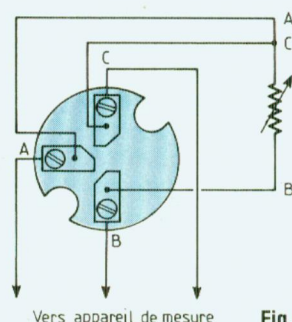


Fig. 4

Fig. 5

secteur industriel. Ils reçoivent tous la dénomination PT100 DIN mais leur différence consiste en des détails de fabrication, habillage des sondes, longueur, ou d'utilisation, sonde simple, double, mode de fixation, etc...

Nous proposons à la figure (5) le schéma de branchement d'une sonde PT100 DIN à deux résistances indépendantes électriquement. Pour être manipulables, elles sont logées toutes les deux dans un mince tube d'acier inoxydable avec différentes précautions de détail sur lesquelles nous n'insisterons pas mais qui rend évidemment la sonde plus inerte que si l'on assure autour de chaque résistance thermométrique une protection contre les rayonnements et une circulation d'air avec un minimum de points de contact entre cette résistance et le support. Enfin, précisons que le support de raccordement est généralement enfermé dans un boîtier métallique anti-déflagrant.

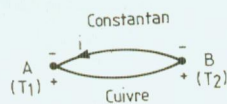
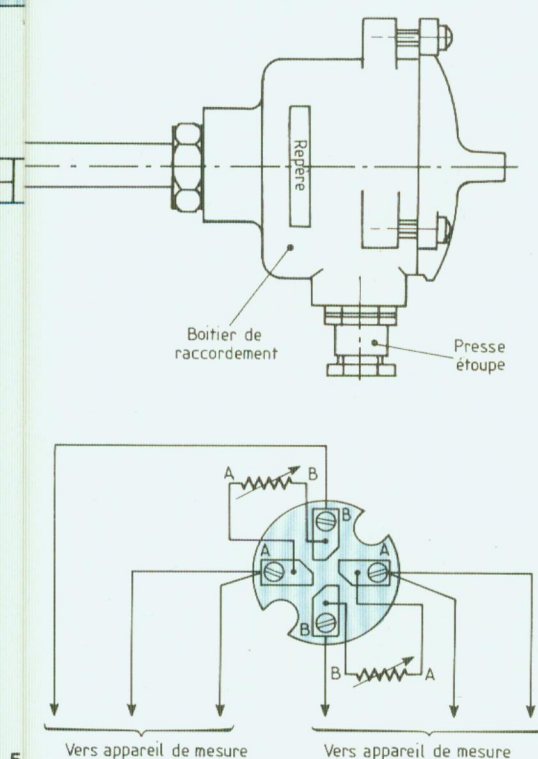


Fig. 8

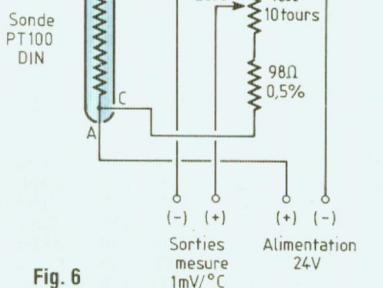


Fig. 6

Circuit de mesure à sonde au platine PT100 DIN

Une idée vient immédiatement à l'esprit, c'est d'introduire la résistance thermométrique dans un pont de wheatstone alimenté à l'aide d'une tension stabilisée. Le déséquilibre du pont est naturellement fonction des résistances mises en jeu, par conséquent de la température par l'intermédiaire du capteur au platine. Dans ce cas cet élément permet donc de traduire les variations de résistance en une variation correspondante de tension, à partir du moment où le pont de mesure est optimisé avec des valeurs de résistance appropriées.

Le schéma d'un tel circuit thermométrique de précision est donné à la figure (6). Le pont de wheatstone est caractérisé par quelques considérations techniques particulières, notamment en ce qui concerne le courant

traversant la sonde de mesure qui est relativement faible et imposé par une résistance série élevée et aussi par l'emploi de résistances du pont de précisions ($\pm 0,5\%$ et $\pm 1\%$) et de potentiomètres de réglage multitours pour l'ajustage du zéro et de la pente. La sonde au platine doit être reliée au pont de mesure par un câble à trois conducteurs. Le pont d'équilibre est optimisé pour être alimenté à l'aide d'une tension stabilisée de 24V continue et le signal en sortie mesure est de très exactement 1mV par ° Celsius. Il est à remarquer que le circuit proposé doit être nécessairement utilisé avec un récepteur à haute impédance d'entrée, à cet effet, on peut employer avec succès un amplificateur opérationnel monté en "suiveur de tension". Rappelons que ce montage particulier où l'entrée inverseuse est directement reliée à la sortie est un circuit à contre réaction totale. L'impédance d'entrée est très élevée et celle

de sortie faible et si le gain en tension est pratiquement égal à l'unité, celui de puissance est loin d'être négligeable, puisque pratiquement égal au rapport des résistances d'entrée et de sortie. Ce montage est donc tout indiqué pour notre application. Enfin, si le circuit d'équilibre de la figure (6) ne compense pas l'écart de linéarité du capteur PT100, il faut savoir que cet écart est suffisamment faible pour pouvoir être négligé puisqu'inférieur à 1% entre 0 et +250°C. (< 0,2%). Par contre, si cette dernière valeur est donnée pour un récepteur d'impédance supérieure à 10 kΩ, il va de soi que pour l'emploi de récepteurs à impédance plus faible, l'écart de linéarité augmente et peut atteindre 2% dans une plage identique de mesure de température si l'impédance est de 1 kΩ.

Pour l'étalonnage, on se référera à ce qui a été dit précédemment concernant le réglage des circuits thermométriques.

En tout état de cause, on peut toujours se référer au tableau donné à la figure (7) qui donne la résistance en fonction de la température. L'étalonnage est alors assujéti à remplacer la sonde de mesure par une boîte décade de précision.

LE PRIX D'EXCELLENCE

Il est octroyé au capteur de température à thermocouple. Par définition et comme son nom l'indique, un "couple" est constitué de deux conducteurs reliés à leurs deux extrémités soit par un simple contact, soit par soudure avec ou sans métal d'apport. Chaque "soudure" constitue un petit générateur électrique de tension continue analogue à une pile. Si nous regardons le schéma de la figure (8) l'expérience montre que le circuit constitué par deux conducteurs métalliques de nature différente est parcouru par un courant électrique, dès que les contacts A et B entre les deux conducteurs sont portés à des températures différentes. A ce moment, si $T_1 \neq T_2 \Rightarrow i \neq 0$. On peut assimiler

La mesure électronique de température

le circuit au schéma de la figure (9). La force électro-motrice du générateur augmente quand la température augmente et vice versa.

La f.e.m ne dépend que de la température et de la nature des deux métaux en contact et non de la forme ni de la dimension des conducteurs ou des contacts. Sur les deux représentations des figures (8) et (9) on voit que les deux générateurs sont en opposition, ce qui veut donc dire que si les températures en A et B sont égales, les f.e.m sont égales et opposées et aucun courant ne traverse le circuit.

Pour qu'il y ait une différence de potentiel ou un courant mesurable, il faut donc que A et B soient à des températures différentes. Le sens du courant est imposé par la f.e.m la plus élevée, c'est-à-dire par le point le plus chaud. L'autre point est appelé "soudure froide". Si maintenant on ajoute dans le circuit un tronçon en métal quelconque et si les deux extrémités de ce tronçon sont à la même température, cela ne modifie pas les f.e.m dans le circuit. Soit le schéma de la figure (10) qui montre les raccordements effectués sur un thermocouple à l'aide de barrettes de laiton à la même température. Il en est de même pour toutes les jonctions secondaires qui peuvent se présenter dans le circuit. C'est ainsi, par exemple, que l'on peut construire un thermocouple en brassant les extrémités cuivre/constantan avec un métal d'apport quelconque, par exemple de l'argent. Le résultat est le même que si les deux fils du thermocouple étaient soudés sans métal d'apport, mais celui-ci doit cependant être choisi pour que la soudure reste stable dans le temps, sans risque de corrosion.

Si maintenant on désire introduire dans le circuit un appareil de mesure, on ne peut le faire à n'importe quel endroit qu'à la condition expresse que ses deux connexions soient à la même température. Le montage est alors celui de la figure (11) et les câbles de liaison sont généralement en cuivre.

t	Ri	t	Ri	t	Ri	t	Ri	t	Ri	t	Ri
119	52,45	153	38,40	188	23,63	48	118,63	101	138,88	155	159,18
120	52,04	154	37,98	189	23,21	49	119,01	102	139,26	156	159,55
121	51,63	155	37,56					103	139,63	157	159,92
122	51,22	156	37,15	190	22,78	50	119,40	104	140,01	158	160,30
123	50,81	157	36,73	191	22,35	51	119,78	105	140,39	159	160,67
124	50,40	158	36,31	192	21,93	52	120,17	106	140,77		
125	49,98	159	35,90	193	21,50	53	120,55	107	141,15	160	161,04
126	49,57	160	35,48	194	21,08	54	120,94	108	141,52	161	161,41
127	49,16	161	35,06	195	20,65	55	121,32	109	141,90	162	161,78
128	48,75	162	34,64	196	20,23	56	121,70			163	162,16
129	48,34	163	34,22	197	19,80	57	122,09	110	142,28	164	162,53
		164	33,80	198	19,38	58	122,47	111	142,66	165	162,90
130	47,93	165	33,38	199	18,95	59	122,86	112	143,04	166	163,27
131	47,52	166	32,96	200	18,53	60	123,24	113	143,41	167	163,64
132	47,10	167	32,54	201	18,11	61	123,62	114	143,79	168	164,02
133	46,69	168	32,12	202	17,70	62	124,00	115	144,17	169	164,39
134	46,28	169	31,70	203	17,28	63	124,39	116	144,55		
135	45,86			204	16,86	64	124,77	117	144,93	170	164,76
136	45,45	170	31,28	205	16,44	65	125,15	118	145,30	171	165,13
137	45,04	171	30,86	206	16,03	66	125,54	119	145,68	172	165,50
138	44,63	172	30,43	207	15,61	67	125,92	120	146,06	173	165,87
139	44,21	173	30,01	208	15,19	68	126,30	121	146,44	174	166,24
		174	29,59	209	14,78	69	126,69	122	146,81	175	166,61
140	43,80	175	29,16					123	147,19	176	166,99
141	43,38	176	28,74			70	127,07	124	147,56	177	167,36
142	42,97	177	28,32	210	14,36	71	127,45	125	147,94	178	167,73
143	42,55	178	27,90	211	13,96	72	127,83	126	148,32	179	168,10
144	42,14	179	27,47	212	13,57	73	128,22	127	148,69	180	168,47
145	41,72			213	13,17	74	128,60	128	149,07	181	168,84
146	41,31	180	27,05	214	12,78	75	128,98	129	149,44	182	169,21
147	40,89	181	26,62	215	12,38	76	129,36			183	169,58
148	40,48	182	26,20	216	11,99	77	129,74	130	149,82	184	169,95
149	40,06	183	25,77	217	11,59	78	130,13	131	150,19	185	170,31
		184	25,34	218	11,20	79	130,51	132	150,57	186	170,68
150	39,65	185	24,91	219	10,80			133	150,94	187	171,05
151	39,23	186	24,49			80	130,89	134	151,32	188	171,42
152	38,82	187	24,06	220	10,41	81	131,27	135	151,69	189	171,79
						82	131,65	136	152,07		
						83	132,03	137	152,44	190	172,16
						84	132,41	138	152,82	191	172,53
						85	132,79	139	153,19	192	172,90
						86	133,18			193	173,26
						87	133,56	140	153,57	194	173,63
						88	133,94	141	153,94	195	174,00
						89	134,32	142	154,32	196	174,37
								143	154,69	197	174,74
						90	134,70	144	155,07	198	175,10
						91	135,08	145	155,44	199	175,47
						92	135,46	146	155,82		
						93	135,84	147	156,19	200	175,84
						94	136,22	148	156,57	201	176,21
						95	136,60	149	156,94	202	176,57
						96	136,98			203	176,94
						97	137,36	150	157,32	204	177,31
						98	137,74	151	157,69	205	177,67
						99	138,12	152	158,06	206	178,04
								153	158,44	207	178,41
						100	138,50	154	158,81	208	178,78

Températures positives

0	100,00	16	106,23	31	112,06
1	100,39	17	106,62	32	112,44
2	100,78	18	107,01	33	112,83
3	101,17	19	107,40	34	113,22
4	101,56			35	113,60
5	101,94	20	107,79	36	113,99
6	102,33	21	107,79	37	114,38
7	102,72	22	108,57	38	114,77
8	103,11	23	108,95	39	115,15
9	103,59	24	109,34	40	115,54
		25	109,73	41	115,93
10	103,89	26	110,12	42	116,31
11	104,28	27	110,51	43	116,70
12	104,67	28	110,89	44	117,08
13	105,06	29	111,28	45	117,47
14	105,45			46	117,86
15	105,84	30	111,67	47	118,24

Fig. 7

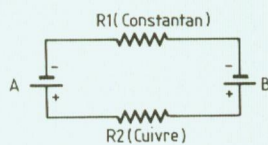


Fig. 9

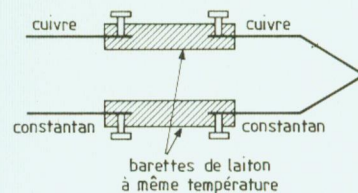


Fig. 10

Exemples de thermocouples
Jonction de référence à 0°C - tension en millivolts

Température en °C	COUPLE TYPE :				
	J Fer constantan	T Cuivre constantan	K Chromel alumel	S Platine rhodié 10%, platine	R Platine rhodié 13%, platine
-190...	-7,66	-5,379	-5,60		
-150...	-6,50	-4,603	-4,81		
-100...	-4,63	-3,349	-3,49		
-50...	-2,43	-1,804	-1,86		
0.....	0	0	0	0	0
+50.....	+2,58	+2,035	+2,02	+0,299	+0,298
+100.....	+5,27	+4,277	+4,10	+0,643	+0,645
+150.....	+8,00	+6,703	+6,13	+1,025	+1,039
+200.....	+10,78	+9,288	+8,13	+1,436	+1,465
+250.....	+13,56	+12,015	+10,16	+1,868	+1,918
+300.....	+16,33	+14,864	+12,21	+2,316	+2,395
+350.....	+19,09	+17,821	+14,29	+2,778	+2,890
+400.....	+21,85	+20,874	+16,40	+3,251	+3,399
+450.....	+24,61		+18,51	+3,732	+3,923
+500.....	+27,39		+20,65	+4,221	+4,455
+550.....	+30,22		+22,78	+4,718	+5,004
+600.....	+33,11		+24,91	+5,224	+5,563
+650.....	+36,08		+27,03	+5,738	+6,137
+700.....	+39,15		+29,14	+6,260	+6,720
+750.....	+42,32		+31,23	+6,790	+7,315
+800.....	+45,53		+33,30	+7,329	+7,924
+850.....	+48,73		+35,34	+7,896	+8,544
+900.....			+37,36	+8,432	+9,175
+950.....			+39,35	+8,997	+9,816
+1 000.....			+41,31	+9,570	+10,471
+1 050.....			+43,25	+10,152	+11,138
+1 100.....			+45,16	+10,741	+11,817
+1 150.....			+47,04	+11,336	+12,503
+1 200.....			+48,89	+11,935	+13,193
+1 250.....			+50,69	+12,536	+13,888
+1 300.....			+52,46	+13,132	+14,582
+1 350.....			+54,20	+13,788	+15,276
+1 400.....				+14,337	+15,969
+1 450.....				+14,935	+16,663
+1 500.....				+15,530	+17,335
+1 550.....				+16,124	+18,043
+1 600.....				+16,716	+18,727
+1 650.....				+17,305	+19,409
+1 700.....				+17,891	+20,090
+1 750.....				+18,474	

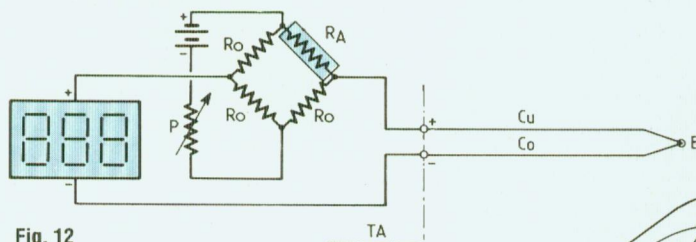


Fig. 14

Fig. 12

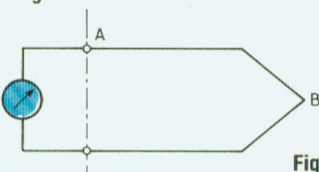


Fig. 11

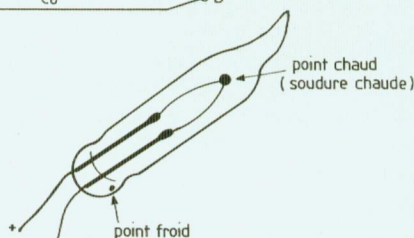


Fig. 13

Rappels sur les câbles de compensation

Très souvent, la soudure froide, confondue avec les bornes de l'appareil de mesure, est éloignée de la soudure chaude. Il serait particulièrement malhabile et onéreux de prolonger les fils du thermocouple qui font l'objet d'élaboration et de sélection particulièrement sévères afin de leur assurer exactitude et fidélité dans une vaste plage de température. On substitue alors au fil du thermocouple et sur la majeure partie du trajet, un câble bifilaire appelé câble de compensation. En effet, la majeure partie de la chute de température entre celle mesurée et celle de soudure froide a lieu sur quelques dizaines de cm. Le reste se répartit sur la longueur restante. C'est donc dans un domaine relativement restreint de température et au surplus voisin de la température ambiante que l'on demande au câble de compensation de remplacer sans erreurs les fils du couple. Comme nous venons de le voir, la première solution consiste à prendre comme fils de compensation des fils de même nature que ceux du thermocouple, mais ces fils de compensation auront subi une sélection moins rigoureuse. La deuxième solution, dont nous avons parlé, consiste à prendre des fils différents du thermocouple, ils doivent alors avoir des caractéristiques convenables, et il importe que les températures des connexions entre fils du thermocouple et de compensation soient égales.

Capteur à thermocouple et mesure

Les qualités sont évidentes, le thermocouple peut être tout petit et être placé dans des endroits relativement inaccessibles. En outre, il peut fonctionner à des températures élevées et délivrer une tension sans alimentation auxiliaire. Un thermocouple peut permettre des mesures à 1500 ou même 1700°C alors qu'il n'en est pas question pour les résistances au platine. L'appareil de mesure peut être un indicateur de type digital comme le

En résumé, pour la mesure de température à l'aide d'un thermocouple, on peut se dispenser d'avoir une longue ligne cuivre-Constantan et utiliser seulement du cuivre comme le montre la figure (16) à condition de reporter la résistance détectrice de la température de soudure froide au point de jonction du thermocouple et du cuivre.

Quelques remarques s'imposent sur le circuit représenté à la figure (17). Le montage utilise un capteur à thermocouple Chrome-Alumel (couple N) qui est une application commerciale. La tension de sortie est de 10 mV par degré Celsius et est référencée par rapport à la masse ce qui est un net avantage sur les montages en mode "flottant". La compensation de soudure froide est confiée à un circuit intégré Type LM335. Il s'agit d'un capteur de température de très faible dimension et qui possède trois connexions de sortie. En fait il représente très

Fig. 18

LM35C

Sortie
10mV/°C

Fig. 19

Fig. 19

Fig. 21

exactement une diode zener dont la tension de claquage est directement proportionnelle à la température absolue en °K. La tension de sortie est linéaire et une électrode de réglage est prévue pour ajuster celle-ci avec grande précision. L'étalonnage du circuit est simple. On applique en premier lieu un signal équivalent au thermocouple considéré, en ayant eu soin au préalable de débrancher celui-ci. Le gain du montage est alors réglé au moyen du potentiomètre de 5kΩ/10 tours de façon à obtenir 245,7mV en sortie. Ensuite, il faut court-circuiter l'entrée non inverseuse du LM308 A et ajuster le réglage du LM335 pour obtenir en sortie du LM308A une tension de 2,982V à 25°C. Ôter le court circuit et régler le dernier potentiomètre multistours pour obtenir en sortie de l'ampli OP une tension de 246 mV à 25°C. Les réglages sont terminés et l'on peut enlever le strap aux bornes du thermocouple. On vérifie alors que le signal de sortie est proportionnel à la mesure de température avec une pente de 10mV par degré Celsius.

UN CAPTEUR "HAUT DE GAMME"

Dans l'échelle des valeurs, nous l'avons qualifié de "parfait". Il s'agit du LM35, capteur relativement récent de National Semiconductor qui permet de réaliser un module thermométrique de grande précision à l'aide de très peu de composants. Ce petit composant qui est livré soit en boîtier métallique genre TO39 ou encore en plastique genre TO92 possède 3 pattes de sorties. A l'inverse du LM335 que nous avons évoqué précédemment et dont nous reparlerons, sa tension de claquage est directement proportionnelle à la température en °C ce qui, n'en doutons pas, représente un énorme atout. De plus il n'y a aucun réglage à effectuer et l'on peut donc se passer de la procédure d'étalonnage que nous avons évoqué au tout début de cet article. L'échelle est linéaire à raison de 10mV par degré Celsius et la précision typique de

0,4°C à 25°C pour le modèle LM35C. Enfin, et il fallait faire un choix, si nous l'avons qualifié de "parfait" et non de prestigieux ou d'excellent, c'est uniquement au vu de son domaine d'application et sa gamme de mesure de température : -40°C à +110°C contre -220°C à +850°C pour les sondes au platine PT100 et -190°C à +1750°C pour les thermocouples.

La représentation de ce petit capteur est proposée à la figure (18). Deux pattes servent à l'alimentation qui peut varier de 4 à 30V et une troisième est la sortie qui est naturellement référencée par rapport à la masse. Si, l'erreur de linéarité n'est que de ±0,2°C, l'auto-échauffement en air calme est par contre limité à 0,08°C.

Le premier schéma d'application est donné à la figure (19) et nous pouvons le qualifier de "minimum" puisque, en dehors de l'alimentation, le composant se suffit à lui-même pour l'élaboration d'un module thermométrique de qualité. Comme la sortie du LM35C peut varier en fonction de la température entre -0,4V (-40°C) à +1,1V (+110°C) on note qu'en l'absence de tension négative pour cette application, il n'est donc pas possible de mesurer les températures négatives.

Le circuit de la figure (19) permet donc la mesure de 0°C à 110°C avec une résolution de 10mV par degré Celsius sans aucun réglage ni composants extérieurs.

Si l'on désire maintenant accéder aux températures négatives, il est nécessaire de procéder à l'élaboration d'une alimentation négative. Celle-ci peut être très simple comme en témoigne le montage de la figure (20). Grâce à l'emploi d'un "stabistor" type BZV46 qui est un stabilisateur pour faible tension, ici 1,45V typique, le potentiel de masse du montage est inférieur d'environ 1,5V à celui - présent à celui de la masse du capteur. La résistance de 20kΩ force cette dernière électrode au niveau bas. La tension de sortie, fonction de la température de mesure, est comprise entre -400mV et +1100mV ce qui correspond bien à la gamme préconisée.

UN TRES BON COMPOSANT

Certes, moins bon que le précédent, sans cela nous l'aurions qualifié de "parfait", mais un gros avantage réside en son prix et disponibilité. Nous avons nommé le TDB 0135A de Thomson qu'on peut aussi se procurer sous diverses autres appellations, notamment LM335 de National.

Livré en boîtier métallique TO46 ou en boîtier plastique TO92, c'est cette dernière version que l'on peut facilement se procurer pour un prix modique. La présentation et le brochage sont donnés à la figure (21). Il s'agit donc d'un capteur de faibles dimensions et qui possède, comme le précédent, trois connexions de sorties. Comme nous l'avons dit, la température de référence est le degré Kelvin et il convient donc d'appliquer une correction afin de pouvoir établir une relation pour mesurer des degrés Celsius. La relation simple existant entre la température thermodynamique et la température en degrés Celsius est donnée par la formule :

$$T = t + 273,15^{\circ}$$

avec $T =$ température absolue en °K
 $t =$ température en °C

Le capteur TDB 0135A délivre une tension de sortie proportionnelle à la température et égale à 10mV/°K. D'après cette valeur et la formule ci-dessus, nous pouvons déterminer quelle est la tension de sortie pour une température de 0°C. On a :

$$T = t + 273,15$$

°K °C

avec t : °C; U_s proportionnelle à 10mV /°K

d'où :

$$T = 273,15 \text{ et } U_s = 2731,5 \text{mV}$$

°K

Nous en déduisons donc qu'à une température de 0°C la tension en sortie du capteur sera de 2,7315V. Ce capteur possède en outre une broche ADJ pour un étalonnage de précision. L'impédance dynamique est inférieure à 1Ω et le circuit peut fonctionner dans une gamme de courant de 0,4mA à 5mA.

à suivre...

SLOWING

Magasin et correspondance :
37, rue Simart, 75018 PARIS.
M^{re} Jules-Joffrin
Tél. : 42.23.07.19

Magasin :
3-5, rue Pleyel, 75012 PARIS.
M^{re} Dugommier
Tél. : 43.41.01.09

Horaires d'ouverture :
Du mardi au samedi
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

Service administratif :
14, av. Pasteur B.P. 191
93103 Montreuil Cedex
Tél. 48.59.71.96.

PRIX T.T.C.

Ce tarif est indicatif et
peut varier sans préavis

REMISE :

POUR UN ACHAT DE :

25 C.I. indentiques	— 10 %
2 000 F et plus	— 10 %
5 000 F et plus	— 15 %
15 000 F et plus	— 20 %

CONDITION DE VENTE POUR LA CORRESPONDANCE :

Commande minimum 200 F
Port gratuit à partir de 1 000 F d'achat

Paiement à la commande
Forfait port 25 F

En contre-remboursement
Forfait port 40 F

Joindre acompte de 20 %

Administration acceptée
Paiement différé

Envoi du matériel disponible en urgent

KITS ELECTRONIQUES IMD

Tarif complet sur demande (B = modèle avec boîtier)


KN 14 correcteur de ton grave et aigu	66,00 F
KN 20 convertisseur 27 MHz	80,00 F
KN 26 carillon de porte 2 tons	145,00 F
KN 34 chantillon 4 voies	125,00 F
KN 55 B trapeur de voie	97,00 F
KN 58 B gratateur de lumière	146,00 F
KN 63 B antivol pour automobile	179,00 F
KN 65 B récepteur FM (87,5 à 108 MHz)	105,00 F
KN 66 B détecteur photoelectronique	92,00 F
KN 70 B injecteur de signal	135,00 F
KN 71 B régulateur de vitesse pour perceuse	110,00 F
KN 73 B modulateur 1 voie	117,00 F
KN 75 B ampli téléphonique à circuit intégré	80,00 F
KN 77 B récepteur miniature FM	73,00 F
KN 81 B enregistreur téléphonique	69,00 F
KN 82 B détecteur d'écoute téléphonique	88,00 F
KN 83 B attente musicale pour téléphone	88,00 F

74LS	C-MOS	74 HC	74 F	MICRO	LINEAIRES	TRANSISTORS.
00 2,90 F 01 2,90 F 02 2,90 F 03 2,90 F 04 2,90 F 05 2,90 F 06 2,90 F 07 2,90 F 08 2,90 F 09 2,90 F 10 2,90 F 11 2,90 F 12 2,90 F 99 2,90 F	4000 2,90 F 4001 2,90 F 4002 2,90 F 4198 2,90 F 4199 2,90 F	00 3,20 F 01 3,20 F 02 3,20 F 03 3,20 F 04 3,20 F 05 3,20 F 06 3,20 F 07 3,20 F 08 3,20 F 09 3,20 F 10 3,20 F 11 3,20 F 12 3,20 F 99 3,20 F	00 4,00 F 01 4,00 F 02 4,00 F 03 4,00 F 04 4,00 F 05 4,00 F 06 4,00 F 07 4,00 F 08 4,00 F 09 4,00 F 10 4,00 F 11 4,00 F 12 4,00 F 99 4,00 F	ADC 0804 60,80 F ADC 0809 72,00 F AY3 1015 D 50,00 F AY3 8910 70,00 F AY3 8912 62,00 F EF 6800 P 34,00 F EF 6802 P 38,00 F EF 6803 P 40,00 F EF 6808 P 44,00 F EF 6809 P 46,00 F EF 6821 P 18,00 F EF 6821 P 24,00 F EF 6821 P 26,00 F EF 6840 P 42,00 F EF 6845 P 48,00 F EF 6850 P 18,00 F EF 6850 P 24,00 F EF 6850 P 26,00 F EF 6850 P 28,00 F EF 6850 P 674,00 F EF 6850 P 676,00 F 		

Lab BOITES DE CIRCUIT CONNEXION sans soudure

Double Lab - Super Lab - Nouveau Concept

Une révolution dans les essais
Utilisation en double face
Reprise arrière des contacts

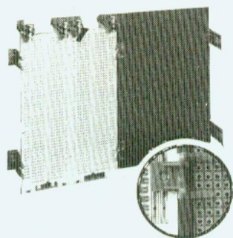


SS 187 : Super Lab 1260
avec C.I. 10 x 15 cm et douilles

Double Lab	T.T.C.
DBL 500	112 F
DBL 630	142 F
DBL 1000	202 F
DBL 1260	262 F

Super Lab avec C.I. et douille	T.T.C.
S Lab 1000	270 F
S Lab 1260	343 F

Lab 500	95 F	Lab 1000 "plus"	292 F
Lab 630	125 F	Lab 1260 "plus"	370 F
Lab 1000	185 F		

SUPPORT Lab pour circuits imprimés

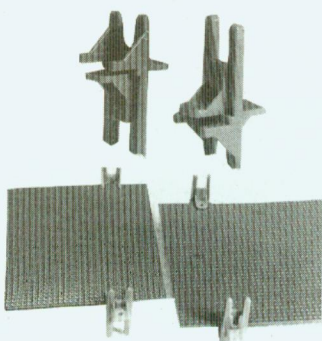

Accessoire indispensable pour Essais -
Contrôle - Dépannage de tous circuits
imprimés.

Le support Lab se fixe sur le bord du circuit
imprimé.

Par retournement, il permet la soudure ou
le contrôle des contacts.

Il isole le montage.
Réutilisable - s'assemble sur les boîtes de
circuit connexion Lab.

Pièce 3,75 F TTC
par 32 pièces 117 F TTC


Documentation gratuite à **SIEBER SCIENTIFIC^R**

Saint-Julien-du-Gua 07190 St-SAUVEUR-MONTAGUT

Tél. 75.66.85.93 - Telex : Selex 642138 F code 178



COLLECTION 87

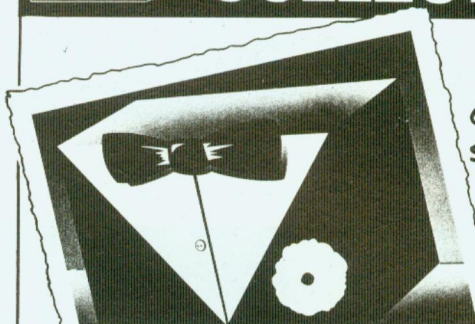

On est plus beau
Quand on
s'habille en ESM !

**COFFRETS
RACKS
PUPITRES
ACCESSOIRES**


DU PRET A PORTER AU SUR MESURE

Avec ses nouveaux équipements ESM peut
réaliser tous les coffrets ou pièces spéciales,
sans frais d'outillage, par petite série, traités
et même sérigraphiés.

COFFRETS STANDARDS

150 modèles en stock disponible. Catalogue sur demande

DEVIS RAPIDES

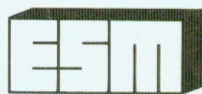


119, rue des Fauvelles

92400 COURBEVOIE

Tél. : 47.68.50.98 - Telex 630612

MULTIMETRES ANALOGIQUES

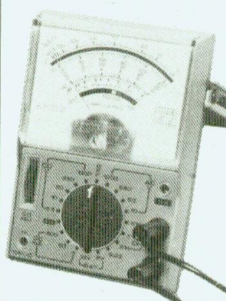


Unimer 31

200 K Ω/V cont. et alt.
Amplificateur incorporé
Protection par fusible et
semi-conducteur
9 Cal = et $\approx 0,1$
à 1000 V
7 Cal = et $\approx 5 \mu A$ à 5 A
5 Cal Ω de 1 Ω à 20 M Ω
Cal dB — 10
à + 10 dB

HM 102 BZ

20000 Ω/V
23 gammes de mesure
19 calibres
7 Cal = 1,5 V à 1000 V
2 calibres test
de batterie 1,5 et 9 V
4 Cal = 10 V à 1000 V
4 Cal = 5 mA à 10 A
4 Cal Ω mètre
Test de continuité
par buzzer
Décibels — 8 dB
à + 62 dB

249 F TTC

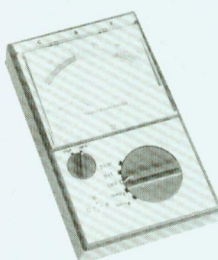

Transistor tester

Mesure : le gain du
transistor
PNP ou NPN
(2 gammes)
le courant résiduel
collecteur émetteur,
quel que soit le modèle
Teste : les diodes
GE et SI

421 F TTC

Je désire recevoir
une documentation,
contre 4 F en timbres

**ISKRA
France**

354 RUE LECOURBE 75015

Nom
Adresse
Code postal :

TOUTE L'ELECTRONIQUE[®] MONTPELLIER

12 RUE CASTILON — 34000 MONTPELLIER
TEL 67586894 — TELEX 490892

DEMANDEZ
VOTRE
CATALOGUE

TDA4565
TBA950
TBA970

SUPPORT 14BR : 0,70F
IN4148 : 0,16F
R1/4W 5% : 0,06F

MC1496 : 5,00F
PERITEL : 6,00F
CANNON 25BR : 5,00F

QUARTZ 3,2768MHZ : 6,00F
CD4011 : 1,50F
CD4053 : 3,20F
LM311 : 2,50F
LM339 : 2,50F
LM358 : 2,50F

JOINDRE 4 FRANCS EN TIMBRES POUR FRAIS D'ENVOI

NOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

TEL :

ALIMENTATION SYMETRIQUE

Dans de nombreux montages il apparait la nécessité de disposer d'une alimentation symétrique par rapport à une référence 0V. Il en est ainsi pour un grand nombre de circuits utilisant des amplificateurs opérationnels pour lesquels l'emploi d'une tension symétrique permet d'équilibrer le montage et de compenser l'offset du composant. D'autres réalisations comportant des circuits intégrés spécialisés, nous pensons plus particulièrement aux convertisseurs A/D et D/A, ne peuvent fonctionner correctement qu'à partir du moment où une tension d'alimentation symétrique est possible.

Bien des façons peuvent être envisagées pour élaborer cette tension, depuis le circuit spécialisé dit "miroir de tension" type ICL7660, ou encore les convertisseurs à découpage genre TL497 ou $\mu A78S40$, sans oublier pour autant les petits montages "discrets" ou simplifiés, élaborés à l'aide de multivibrateurs divers suivis d'inverseurs de tension.

L'IDÉE

L'intérêt de l'idée proposée dans ces colonnes est de réaliser une alimentation symétrique alliant un prix de revient infime à un encombrement des plus réduits. En fait et comme nous allons le voir, si ce montage n'est ni régulé et à sorties flottantes, il n'en possède pas moins l'avantage d'élaborer une tension symétrique $\pm U/2$ en partant d'une tension d'entrée unique U , ce qui peut être intéressant pour l'alimentation de bien des montages.

SYNOPTIQUE DE PRINCIPE

Il est donné à la figure (1) et trois parties suffisent pour l'élaboration de l'alimentation. Remarquons de suite, qu'il n'y a aucun convertisseur ou autre oscillateur ce qui garantit un fonctionnement exempt de toute interférence ou accrochage avec le montage alimenté.

En premier lieu nous trouvons un pont diviseur de précision de rapport 1/2.

De la qualité des composants de ce circuit va naturellement dépendre la précision des tensions symétriques de sortie.

Le point médian du pont attaque ensuite l'entrée d'un amplificateur opérationnel, monté dans la configuration un peu particulière du suiveur de tension.

Enfin, à la sortie de ce circuit, nous trouvons un double filtrage qui permet de garantir une tension symétrique exempte de toute altération. Cette tension est référencée par rapport à un potentiel 0V flottant, qui comme le montre la figure, ne doit pas être relié au pôle négatif de la tension d'alimentation à l'entrée du montage.



SCHÉMA ÉLECTRIQUE

On le trouve à la figure (2) et correspond aux différentes parties que nous venons d'énoncer. De prime abord analysons le fonctionnement. Il est régi par un seul circuit intégré, en l'occurrence le $\mu A741$ ou équivalent de monsieur Toulemonde, avec une poignée de composants alentours.

La tension d'entrée U peut varier entre +6 et +18V et alimente directement IC1, ainsi qu'un pont diviseur à deux résistances identiques dont le point milieu est très exactement à la moitié d'alimentation U , en effet :

$$U = U_1 + U_2 \text{ avec :}$$
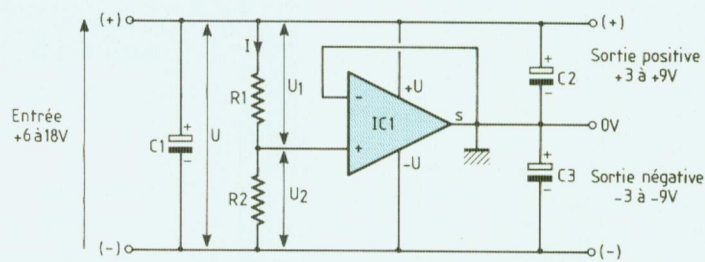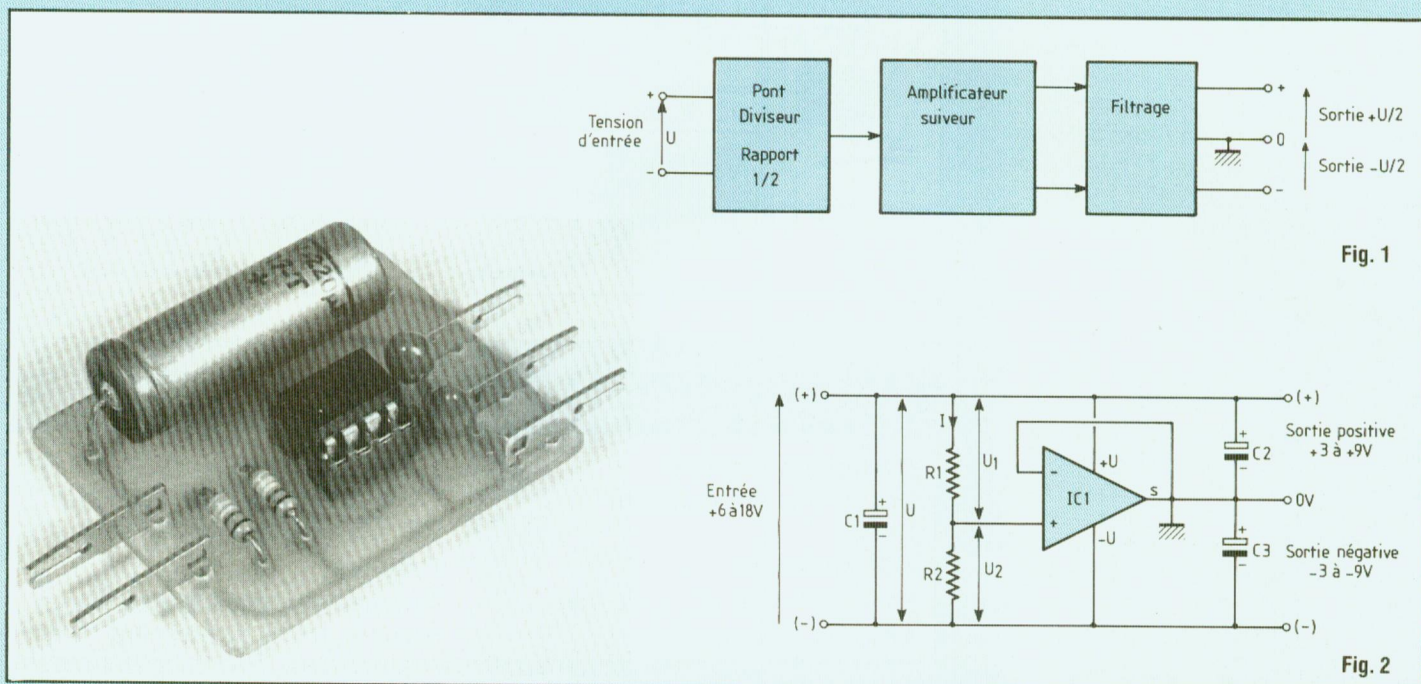
$$U_1 = R_1 \cdot I \text{ et } U_2 = U_s = R_2 \cdot I \quad (1)$$



d'où

$$U = R1.I + R2.I = I(R1 + R2) \quad (2)$$

de (1) → $I = \frac{U_s}{R2}$

de (2) → $I = \frac{U}{R1 + R2}$

$$\frac{U}{R1 + R2} = \frac{U_s}{R2}$$

$$U_s = \frac{U \cdot R2}{R1 + R2}$$

Si R1 et R2 sont d'égales valeurs :

$$R1 = R2 = R$$

$$U_s = \frac{U \cdot R}{R + R} = \frac{U \cdot R}{2R}$$

donc

$$U_s = \frac{U}{2}$$

Le choix de la valeur, du type, et de la tolérance de R ne relève pas d'un pur hasard, mais se trouve dicté par les considérations suivantes :

1) Une faible consommation dans le pont, donc sur l'alimentation, ce qui implique une valeur relativement élevée de la résistance R, mais pas trop grande cependant afin de permettre un courant suffisant sur l'entrée non inverseuse du circuit intégré.

2) Un modèle de bonne stabilité, à très faible bruit, donc à couche.

3) La tension moitié de $\frac{U}{2}$ étant évi-

demment tributaire des valeurs exactes de R1 et R2 comme les déterminations nous l'ont montré, ces résistances doivent avoir une tolérance la plus faible possible. On emploiera donc des résistances de précision à $\pm 1\%$ dans la série E96 ou mieux à $\pm 0,5\%$ dans la série E192.

Le $\mu A741$ est connecté en suiveur de tension, ce qui permet une contre réaction totale en reliant directement l'entrée inverseuse à la sortie. Le gain est alors donné par la relation simple :

$$A = 1 - \left(\frac{1}{A_o} \right) \neq 1$$

$\frac{1}{A_o}$ est très faible car le gain en boucle ouverte de l'amplificateur opérationnel est élevé.

Ce montage suiveur permet une impédance d'entrée très élevée, ce qui est conforme à la nécessité de ne surtout pas modifier les valeurs du circuit d'entrée, de plus l'impédance de la sortie est faible.

Par ailleurs, un tel montage octroie un gain en puissance relativement important puisqu'égal au rapport des résistances d'entrée et de sortie. Nous pouvons donc obtenir en sortie, un courant suffisamment élevé permettant l'alimentation en symétrique de petits circuits divers.

CIRCUIT IMPRIMÉ

Le schéma de réalisation du circuit imprimé est donné à la figure (4). On peut utiliser un support en verre époxy ou XXX CP et on procède de façon habituelle pour ce genre de circuit, soit par méthode photo, soit encore par bandes et pastilles transfert. On peut

ALIMENTATION SYMETRIQUE

même employer le stylo à encre spéciale, la réalisation étant relativement aérée. En agissant avec soin il ne devrait y avoir aucun problème. Lorsque le circuit imprimé est terminé, on peut l'étamer avec un bain chimique d'étain à froid. Tous les perçages se font à 0,8mm et 1mm pour les composants, 1,2mm pour les cosses de sorties.

CABLAGE

Le schéma de câblage de ce petit module d'alimentation symétrique est proposé à la figure (5). On commence par souder les deux résistances R1 et R2 et le support de circuit intégré. Il ne reste plus qu'à implanter les trois condensateurs et les picots de raccordement à l'extérieur. Le montage est terminé, et après avoir glissé IC1 sur son support il est prêt à être essayé.

ESSAIS

Ils se résument à peu de chose et le circuit doit fonctionner de suite dès la mise sous tension. Il n'y a aucun réglage ni mise au point. A vide la consommation de cette alimentation symétrique est négligeable puisque nos mesures ont fait état d'un courant de quelques 650 μ A.

La tension d'entrée U pouvant varier, comme nous en avons fait état, entre 6 et 18V, nous indiquons dans le petit tableau ci-dessous, quelques valeurs de tensions de sortie normalisées ou intéressantes à exploiter, que l'on

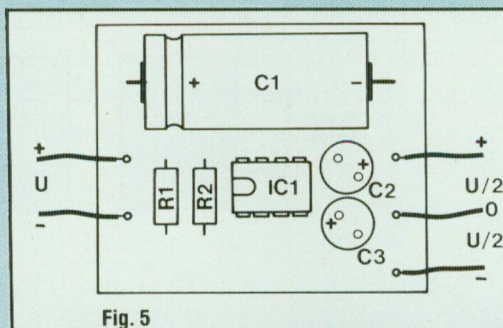


Fig. 5

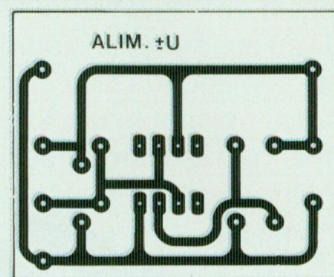


Fig. 4

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

• Semiconducteurs

IC1 : μ A741 ou équivalent

• Résistances

R1 - R2 : 49,9 k Ω $\pm$ 1% type MR25 Cogeco, 0,3W

• Condensateurs

C1 : 220 μ F /25V électrochimique
C2 - C3 : 4,7 μ F /35V tantale goutte

• Divers

1 support de circuit intégré DIL
5 picots ou cosses poignard

Tension d'entrée	Tension symétrique de sortie
U	$\frac{U}{2}$
6V	$\pm$ 3V
9V	$\pm$ 4,5V
10V	$\pm$ 5V
12V	$\pm$ 6V
16V	$\pm$ 8V
18V	$\pm$ 9V

peut obtenir, eu égard à la tension d'entrée.

CONCLUSION

Ce montage très simple à réaliser et à mettre en œuvre fait partie des "idées" de LED. Il peut être exploité dans bien des circonstances où une alimentation symétrique est nécessaire. Il ne faut cependant pas perdre de vue que le courant de sortie est faible et qu'en aucun cas la référence 0V ne doit être reliée au pôle négatif de l'alimentation U.



EDITIONS PERIODES

3, bd Ney, 3
75018 PARIS
Tél. : (16-1) 42.38.80.88
Poste 7315

Vous avez réalisé des montages personnels que vous aimeriez publier dans notre revue, n'hésitez pas à nous joindre soit par téléphone, soit par courrier afin d'obtenir les renseignements nécessaires pour une éventuelle collaboration à Led.

ALARME SANS FIL

(portée 6 km en champ libre)
Alerte par un signal radio.
Silencieux (seulement perçu par le porteur du récepteur). Nombreuses applications :
HABITATION : pour prévenir discrètement le voisin.
PERSONNES AGEES en complément avec notre récepteur D 67 et EMETTEUR D22 A ou ET1 (en option).
ALARME VEHICULE ou MOTO
PRIX port 45 F
1 250 F
Doc. complète contre 10 F en timbres

TRANSMETTEURS TELEPHONIQUES

CEV 12



4 numéros d'appel. Bip sonore ou message préenregistré sur cassette (option). Alimentation de secours incorporée. (Homologué)

SUPER PROMOTION

Prix 1 950 F
Frais de port 45 F

NOUVEAU !!!

avec une ligne de téléphone vous pouvez TRANSMETTRE 2 informations distinctes.

STRATEL

Transmetteur à synthèse vocale. 4 numéros d'appel. 2 voies d'entrée.
Prix : nous consulter. (Homologué)

CENTRALE 5 ENTREES D'ALARME chargeur incorporé

2 690 F
(envoi en port du SNCF)

UNE GAMME COMPLETE DE MATERIEL DE SECURITE


- 5 entrées d'alarme, 1 entrée à déclenchement instantané.
- 1 entrée NF instantanée.
- 1 entrée NF temporisée.
- 1 entrée d'autoprotection 24 h/24.
- 1 entrée N/O immédiat.
- **DETECTEUR IR 1800** portée 17 m, 24 faisceaux.
- **2 SIRENES** électronique modulée, autoprotégée
- **1 BATTERIE 12 V, 6,5 A**, étanche, rechargeable
- **20 mètres** de câble 3 paires 6/10
- **4 détecteurs d'ouverture ILS**

Documentation complète contre 16 F en timbres

CENTRALE AE 2

ENTREE : Circuit instantané normalement ouvert. Circuit instantané normalement fermé. Circuit retardé norm. fermé. Temporisation de sortie fixe. Temporisation d'entrée de sortie et temps d'alarme réglable.
SORTIE : Préalarme pour signalisation d'entrée en éclairage. Circuit pour alimentation radar. Circuit sirène intérieure. Circuit sirène auto-alimentée, autoprotégée. Relais inverseur pour transmett. téléph. et autre.
Durée d'alarme 3', réarmement automat.

TABLEAU DE CONTRÔLE : voyant de mise en service. Voyant de circuit instantané. Voyant de circuit retardé. Voyant de présence secteur. Voyant de mémoris. d'alarme.
Frais de port 35 F

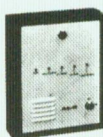

980 F


CENTRALE BLX 06

UNE petite centrale pour appartement avec 3 entrées : normalement fermé :

- immédiat
- retardé
- autoprotection
- Chargeur incorporé 500 mA
- Contrôle de charge
- Contrôle de boucle
- Dimensions 210 x 165 x 100 mm

PRIX EXCEPTIONNEL

590 F
Port 35 F

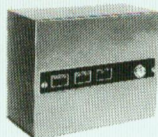

SELECTION DE NOS CENTRALES D'ALARME

CENTRALE série 400 NORMALEMENT fermée.

SURVEILLANCE : 1 boucle N/F instantanée - 1 boucle N/F temporisée - 1 boucle N/F autoprotection 24 h/24 - 3 entrées N/O identiques aux entrées N/F.

Alimentation chargeur 1,5 amp. Réglage de temps d'entrée, durée d'alarme. Contrôle de charge ou contrôle de bande. Mémorisation d'alarme.

SIMPLICITE D'INSTALLATION Sélection de fonctionnement des sirènes.

T3 CENTRALE MODULAIRE

4 véritables zones d'alarme. — 2 zones NF immédiat. — 1 zone NF temporisé. — 1 zone NF d'autoprotection permanente ou 2 zones - temporisé - 1 immédiat + autoprotection ou 3 zones - Immédiat + 1 autoprotection mémorisation d'alarme sur chaque zone + mémorisation des zones mises en service sans déclencher l'alarme. — 3 circuits d'analyse pour les contacts inertiels avec réglage séparé. — Coffret en acier autoprotégé. — Clé M/A reportée à distance (non fournie). — Réglage séparé des temps de sortie - d'entrée et de durée d'alarme. — Sortie pour contacts pré-alarme. — Sortie pour transmetteur téléphonique. — D'autres fonctions intéressantes vous seront dévoilées par nos techniciens.

PRIX DE LANCEMENT 1 950 F
Frais de port 45 F

CENTRALE D'ALARME série 25

5 zones sélectionnables 2 par 2 sur la face avant, 2 zones de détection immédiate. 2 zones de détection temporisée. 1 zone d'autoprotection, chargeur 12 V 1,5 amp. Voyant de contrôle de boucle, mémorisation d'alarme et test sirène. Commande par serrure de sécurité cylindrique.
Dim. H 195 x L 180 x P 105

PRIX 2 250 F port du



EQUIPEMENT DE TRANSMISSION D'URGENCE ET 1

Le compagnon fidèle des personnes seules, âgées, ou nécessitant une aide médicale d'urgence



- 1) **TRANSMISSION** au voisinage ou au gardien par **EMETTEUR RADIO** jusqu'à 3 km.
- 2) **TRANSMETTEUR DE MESSAGE** personnalisé à 4 numéros de téléphone différents ou à une centrale de Télésurveillance.

Documentation complète contre 16 F en timbres

PASTILLE EMETTRICE

Vous désirez installer rapidement et sans branchement un appareil d'écoute téléphonique et l'émetteur doit être invisible. S'installe sans branchement en cinq secondes (il n'y a qu'à changer la capsule). Les conversations téléphoniques des deux partenaires sont transmises à 100 m en champ libre.

PRIX : nous consulter

Document. complète contre 16 F en timbres (Non homologué) Vente à l'exportation.

INTERRUPTEUR SANS FIL portée 36 mètres

Nombreuses applications (télécommande, éclairage jardin, etc.)

Alimentation du récepteur entrée 220 V sortie 220 V, 250 W
EMETTEUR alimentation pile 9 V
AUTONOMIE 1 AN

450 F Frais d'envoi 25 F



POCKET CASSETTE VOICE CONTROL
LECTEURS/ENREGISTREURS à système de déclenchement par la voix.
Catalogue complet contre 22 F en timbres.



COMMANDE AUTOMATIQUE D'ENREGISTREMENT TELEPHONIQUE
Déclenche automat. et sans bruit l'enregistrement de la communication dès que l'appareil est décroché et s'arrête dès qu'il est raccroché.
Non homologué **449 F** port 25 F



DETECTEUR RADAR
Anti-masque PANDA - BANDE X. Emetteur-récepteur de micro-ondes. Protection très efficace. S'adapte à toutes nos centrales alarmes. Supprime toute installation compliquée. Alimentation 12 Vcc. Angle protégé 140°. Portée 3-20 m.

1 290 F
Frais d'envoi 40 F

NOMBREUX MODELES DISPONIBLES

MICROS

EMETTEURS : en champ libre
— Portée 50 à 150 m
— Portée 5 km, réglable de 80 à 117 MHz
980 F
1 580 F

SIRENES pour ALARME

SIRENE ELECTRONIQUE

autoprotégée en coffret métallique

12 V, 0,75 Amp.
110 dB

PRIX EXCEPTIONNEL

210 F
Frais d'envoi 25 F



SIRENE AUTO ALIMENTEE

AUTOPROTEGEE de forte puissance (homologuée) pour extérieur et intérieur. Coffret acier autoprotégé à l'arrachement et à l'ouverture. Alimentation 12 Vcc.

Valeur 850 F
SUPER PROMO 590 F
1 accus pour sirène 160 F



SURVEILLANCE VIDEO



KIT COMPLET facile à installer. Simple à utiliser, comprenant :

- Ecran de contrôle 23 cm.
- Caméra avec objectif de 16 mm (éclairage 8 lux minimum).
- Support caméra -

3 590 F

Prix à l'exportation 2 692,50 F
Expédition en port du

KIT COMPLET

PORTIER VIDEO pour PAVILLONS - VILLAS - IMMEUBLES - BUREAUX, etc.

OFFRE SPECIALE
Px à l'exportation 3 367,50 F
Expédition en port du **4 490 F**

1 CENTRALE Série 400

1 BATTERIE 12 V 2 A étanche, rechargeable.

1 SIRENE


Electronique autoalimentée pour l'extérieur

+ 1 SIRENE

Electronique modulée de forte puissance pour l'intérieur


1 BATTERIE 12 V 6,5 A étanche rechargeable

4 DETECTEURS d'ouverture ILS

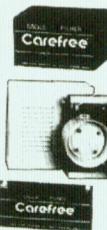

1 RADAR IR 15 LD

AGREE

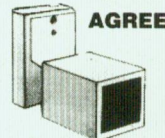

Avec 20 m de CABLES 3 paires 6/10

3 820 F
L'ENSEMBLE
(envoi en port du SNCF)

RECEPTEUR MAGNETOPHONES

- Enregistre les communications en votre absence.
- AUTONOMIE 4 heures d'écoute.
- Fonctionne avec nos micro-émetteurs.

PRIX NOUS CONSULTER

Documentation complète de toute la gamme contre 15 F en timbres



DETECTEUR INFRA-ROUGE PASSIF IR 15 LD

Portée 12 m. Consommation 15 mA. 14 rayons de détection. Couverture : horizontale 110°, verticale 30°.


TOUTE UNE GAMME de DETECTEURS INFRAROUGE Disponible

AGREE

Prix : 950 F
Frais de port 35 F



ENCEINTES DE TRES

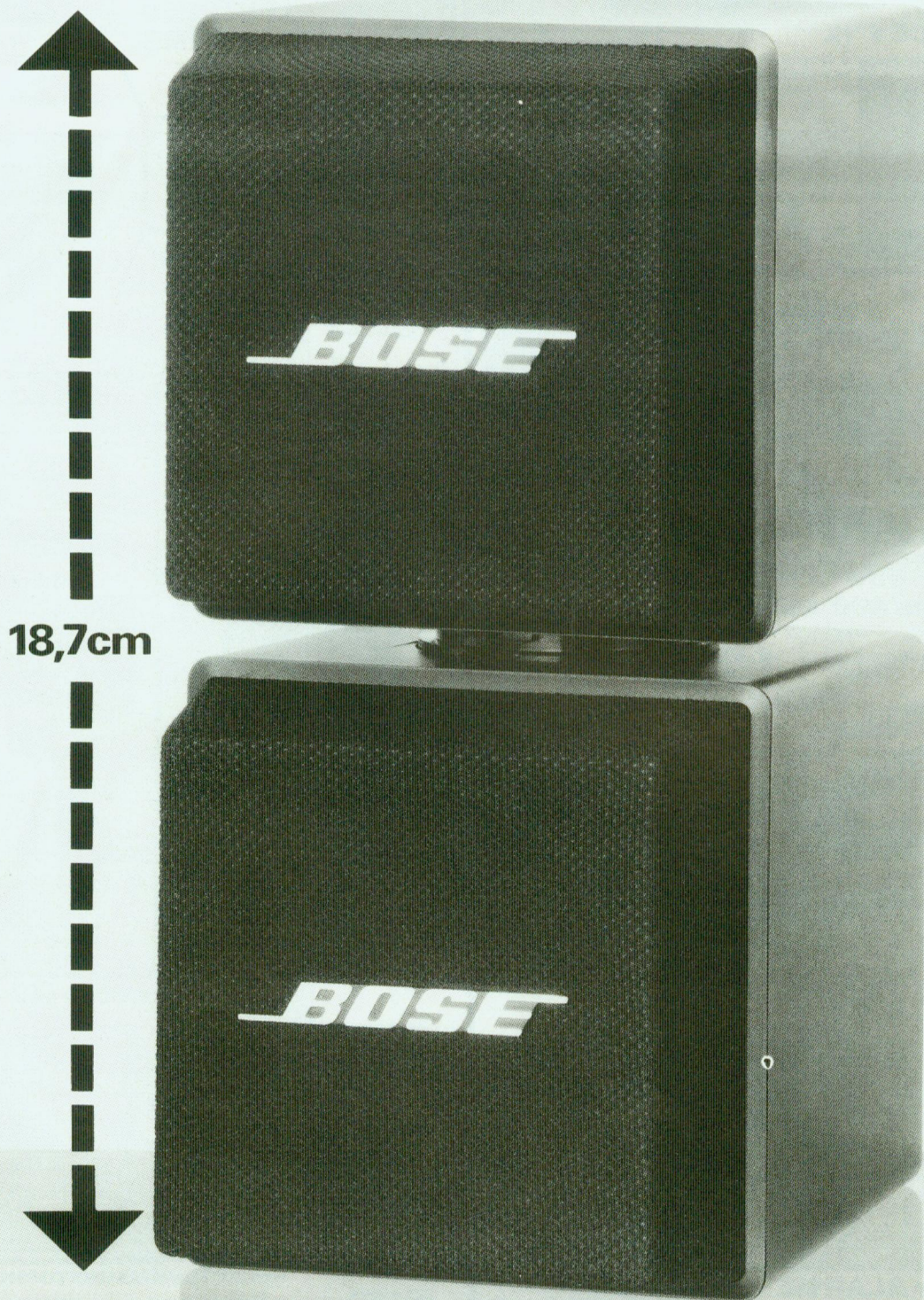

TAILLE RÉELLE

A l'heure où le compact est devenu le maître - mot en Hi-Fi, Bose est la 1^{re} marque mondiale d'enceintes à inventer et à donner le jour à un nouveau système d'acoustique compact: l'Acoustimass[®].

Ce système révolutionnaire et breveté permet d'obtenir un son meilleur que les plus grandes enceintes traditionnelles. Il est composé de deux éléments:

- 2 enceintes pour les fréquences de 150 à 20.000 Hz. Moins hautes qu'un livre de bibliothèque, ces enceintes orientables, d'une esthétique particulièrement réussie s'intègrent très

HAUTE TECHNOLOGIE.



POLE POSITION

discrètement dans n'importe quel intérieur.

– 1 "boîte noire" pour les basses fréquences (entre 40 et 150 Hz). A peine plus grand qu'une boîte à chaussures, cet élément peut se cacher partout : sous un fauteuil, ou derrière un bureau.

Pour voir et entendre le système Acoustimass® le plus proche de chez vous, écrivez ou bien téléphonez à Bose France, 9 rue Armagis - 78100 St-Germain-en-Laye - Tél. 30.61.04.61.

ACOUSTIMASS® DE BOSE. LA HI-FI 100% PUR COMPACT.

HYDROTIMETRE

(2^{ème} partie)



Nous avons vu dans la première partie de cet article ce qu'était le titre hydrotimétrique et son unité de mesure. Quant au principe de cette mesure, il est très simple comme nous l'avons expliqué, celui-ci étant basé sur la conductibilité de l'eau. Nous avons abordé un synoptique de principe et proposé un schéma électronique basé sur le fonctionnement d'un pont de Wheatstone (fig. 4, 5 et 6).

Poursuivons avec ce numéro notre explication sur le pont de mesure en nous reportant au schéma de la figure 7. Nous voyons que les deux tensions continues sont appliquées chacune à l'entrée non inverseuse d'un amplificateur de type opérationnel monté en suiveur de tension. Lorsque les tensions en sortie de A1 et A2 sont d'égales valeurs, G1 indique zéro. Il nous reste donc à expliciter rapidement un tel montage. Soit le schéma de la figure (8) où l'alimentation est symétrique et l'entrée non inverseuse à connecter au point médian du pont d'équilibre. Il est utilisé comme

adaptateur d'impédance, lorsqu'une source à haute impédance interne doit commander une charge à basse impédance, ce qui est bien le cas avec notre galvanomètre de 850Ω.

LE CIRCUIT INTERDIT

Comme nous le verrons sur la nomenclature de l'hydrotimètre, IC1, IC2, et IC3 sont des amplificateurs opérationnels de type μ A741 ou équivalent (LM741, UA741, etc...). On peut se demander, à juste titre, pourquoi n'avoir pas employé un seul boîtier genre LM324 à 14 broches au lieu de trois à 8 broches. En ce qui concerne le mon-

tage oscillateur, il est en effet tout à fait possible d'optimiser la fréquence de 1600Hz à l'aide d'un des ampli OP contenu dans le LM324. Où le problème se gâte, c'est lors de l'emploi des deux autres circuits en suiveur de tension. Il faut savoir à ce sujet que certains amplificateurs opérationnels utilisés dans cette configuration peuvent être affectés par un phénomène dit de verrouillage ou "latch-up" dans les cas où la tension appliquée à l'entrée dépasse, même un court instant, sous l'influence d'un rebondissement de contact ou d'un parasite par exemple, la tension limite spécifiée V_{DM} . La sortie se bloque alors sur la tension maximale V_{SM} même après la disparition du signal qui a provoqué le dépassement. C'est ce qui se passe avec le LM324 connecté de cette façon, et qui nous a fait préférer des circuits indépendants de type 741. Naturellement, il eût été possible d'annihiler le phénomène par l'introduction d'une résistance de valeur moyenne en série avec la boucle de réaction et une autre d'égale valeur en série avec l'entrée de façon à minimiser l'influence de cette résistance sur la tension de décalage d'entrée, ou bien encore d'écrêter la tension de sortie au moyen d'une diode ramenée à la masse à travers un condensateur de quelque 100nF.

Dans tous les cas précités, il fallait inévitablement rajouter des composants extérieurs au circuit, ce qui, vu les faibles dimensions du circuit imprimé, ne pouvait qu'inciter à trouver une solution plus astucieuse, d'autant plus que l'emploi de circuits opérationnels séparés permet de tester chaque sous-ensemble et un remplacement immédiat de chacun d'eux en vu d'un dépannage éventuel de l'hydrotimètre.

LA MESURE DE RESISTIVITE

Si la conductibilité d'une eau se résume à la quantité d'électricité transportée en un temps déterminé entre les deux électrodes de la sonde plon-

J'ANALYSE POUR VOUS

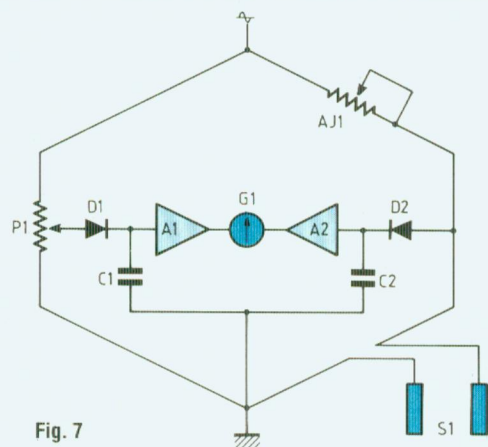


Fig. 7

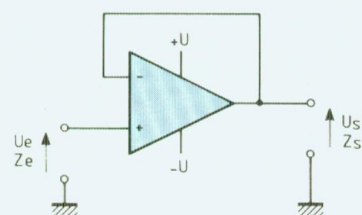


Fig. 8

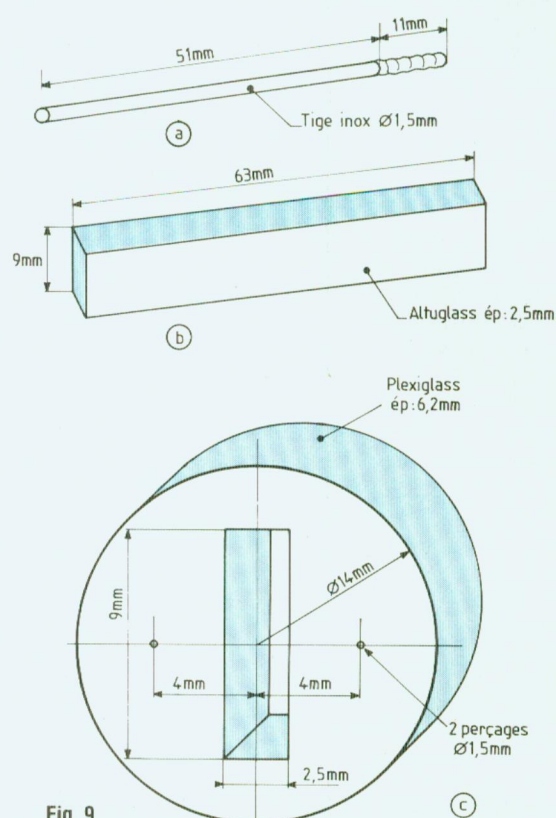


Fig. 9

gée dans le liquide à mesurer, on peut dire que la résistivité est l'inverse de la conductibilité. Il est donc clair que l'absence ou l'importance des sels dissous dans l'eau offre au passage du courant électrique une résistance plus ou moins élevée, d'où le principe de mesure de la résistivité. L'unité de mesure conventionnelle est l' Ω/m ou encore le sous multiple Ω/cm . Pour

information, nous donnons dans les deux petits tableaux ci-dessous, quelques valeurs de résistivités relevées sur des eaux fondamentalement différentes.

LA SONDE DE MESURE

Tout appareil de ce genre ne vaut, que

ce que vaut sa sonde et il est bien évident qu'un soin particulier doit être apporté à sa réalisation. En premier lieu il faut se procurer le matériel suivant:

- Une seringue plastique "Plastipak" de contenance 10ml et en vente dans toutes les pharmacies.
- Une petite tige d'acier inoxydable de diamètre 1,5mm et d'une quinzaine

Type de l'eau	Résistivité
Eau de pluie	$p > 20.000\Omega$
Eau très faiblement minéralisée	$6.000\Omega \leq p \leq 20.000\Omega$
Eau faiblement minéralisée	$3.000\Omega \leq p \leq 6.000\Omega$
Eau moyennement minéralisée	$1.200\Omega \leq p \leq 3.000\Omega$
Eau fortement minéralisée	$300\Omega \leq p \leq 1.200\Omega$
Eau très fortement minéralisée	$100 \leq p \leq 300\Omega$
Eau hyperminérale	$p < 100\Omega$

Résistivité	Lieu
1000 Ω/cm	Palavas-les-flots
2000 Ω/cm	Carcassonne
3000 Ω/cm	St-Nazaire
5000 Ω/cm	Quiberon
10.000 Ω/cm	Vienne
14.000 Ω/cm	Les Arcs
30.000 Ω/cm	Vals-les-Bains

HYDROTOMETRE

de cm de longueur.

— Un morceau de plexiglass d'épaisseur 6 à 6,5mm et de dimensions 30mm×30mm.

— Une plaquette d'altuglass d'épaisseur 2 à 3mm et de dimensions 70mm×10mm.

Il convient alors d'exécuter les petits usinages dont les schémas sont donnés à la figure (9). La petite tige d'acier inoxydable est coupée en deux tronçons de 62mm chacun et à une extrémité de chaque tronçon on exécute un filetage au pas ISO sur 11mm, conformément à la représentation (a). La plaquette d'altuglass que nous avons utilisée fait 2,5mm d'épaisseur. On l'usine très exactement aux cotes données à la figure (9) (b). Il ne reste plus maintenant qu'à réaliser un disque, en plexiglass d'épaisseur 6,2mm, dont les cotes sont fournies en (c). Comme l'on s'en doute, les deux trous de $\varnothing 1,5\text{mm}$ servent à la fixation des deux tiges d'inox et la découpe centrale, au positionnement de la plaquette d'altuglass.

Il ne reste plus maintenant qu'à effectuer l'usinage de la seringue plastique, pour laquelle on aura ôté préalablement le piston. En premier lieu on sectionne à une extrémité les oreilles de maintien et à l'autre on perce l'embout porte-aiguille à un diamètre de 3mm comme indiqué sur la figure (10). En second, on effectue du côté embout à environ 13mm de celui-ci deux trous de $\varnothing 7\text{mm}$ diamétralement opposés.

La fabrication des différentes parties de la sonde est terminée et il ne reste plus qu'à effectuer le montage de celle-ci. Plus qu'un long discours, le schéma de la figure (11) est très explicite et nous engageons le lecteur à exécuter les opérations dans l'ordre suivant :

- 1) Visser deux écrous inox sur la partie filetée des deux tiges.
- 2) Coller la pièce (b) à l'aide d'une colle à deux composants (araldite) en l'ayant au préalable enfoncée dans la fenêtre de la pièce (c).
- 3) Introduire les deux tiges dans les deux trous de la pièce (c) jusqu'en butée des écrous inox. Immobiliser les

tiges à l'aide, cette fois-ci de deux écrous LAITON.

4) Souder à l'étain les conducteurs d'un câble blindé sur chaque écrou laiton.

Le montage des deux électrodes de mesure et de la plaque séparatrice est terminé. Il ne reste plus maintenant qu'à glisser le tout dans le corps de la seringue en ayant préalablement pris soin de remplir l'embout jusqu'à 5 à 6mm des trous de $\varnothing 7\text{mm}$ d'un mastic au polyuréthane (sikaflex PRC221 par exemple). Par pression, le mastic diffuse dans l'embout autour du fil créant une étanchéité totale des connexions électriques et des raccordements. Lorsque le mastic a polymérisé, la finition ultime consiste à noyer les autres fixations dans l'araldite et avant durcissement à faire en sorte que les deux électrodes et la séparation soient à égales distances les unes des autres et du corps de la sonde. C'est pour cela que nous avons employé en premier lieu un mastic au polyuréthane qui est un composant flexible et non de l'araldite.

La sonde de mesure est terminée et doit être en tous points conforme à la représentation donnée à la figure (12). A l'autre extrémité du conducteur, on monte tout simplement une petite fi-

che jack type mono de 3,5mm.

CIRCUIT IMPRIME

Le mylar est représenté à la figure (13). La réalisation de ce circuit est relativement aisée et l'on peut utiliser les différentes techniques des bandes et pastilles transfert, ou bien encore le procédé photographique avec le film donné à la fin de la revue. Tous les percages sont de $\varnothing 0,8\text{mm}$ ou 1mm et un trou de $\varnothing 3,5$ est prévu pour la fixation du circuit imprimé dans le boîtier.

CABLAGE DU CIRCUIT

Le câblage de ce petit circuit est proposé à la figure (14). On monte en premier lieu les supports des trois circuits intégrés puis les deux straps pour poursuivre par les petits composants à plat, diodes et résistances. On termine par les condensateurs, la résistance ajustable qui est un modèle vertical ohmic ou sfernice et les deux piles 6V UCAR. Celles-ci sont soudées sur le circuit. Il faut faire bien attention qu'au niveau disposition, les polarités soient inversées l'une par rapport à l'autre.

Une fois le câblage du circuit imprimé

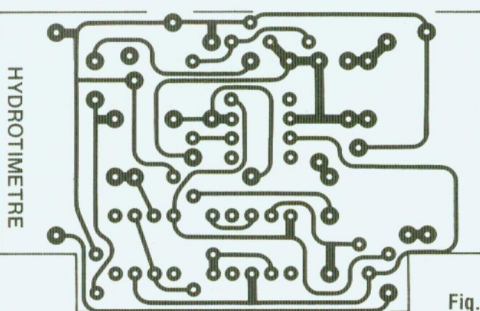
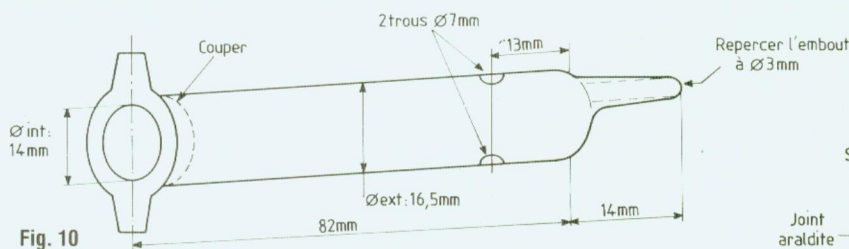


Fig. 13

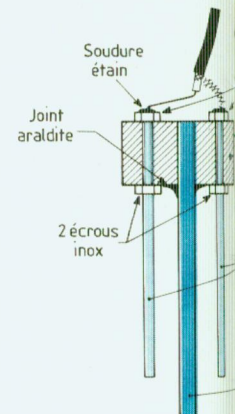


Fig. 11

J'ANALYSE POUR VOUS

terminé, il convient de raccorder les éléments extérieurs. Le fil de sonde est soudé sur une embase jack mono 3.5mm. On connecte ensuite le potentiomètre de mesure P1, le galvanomètre à zéro central G1 et enfin le poussoir fuitif bipolaire K1. Le montage électronique est terminé et il ne suffit plus, après un ultime contrôle visuel, que de mettre les trois amplificateurs opérationnels $\mu A741$ sur leur support.

USINAGE DU BOITIER

Nous l'avons dit lors de la présentation de l'appareil, le boîtier est de faibles dimensions pour pouvoir être manipulé facilement. Nous avons opté pour un petit coffret plastique de marque MMP et de référence LSA 173. Il convient de prime abord d'effectuer sur le couvercle du dessus la découpe et le perçage de la figure (15). La découpe sert au logement de l'indicateur et le perçage de $\varnothing 10\text{mm}$ pour le potentiomètre P1. Notons que l'appareil de mesure se glisse par l'intérieur, garantissant de ce fait une finition irréprochable de la face avant et est collé avec une colle à deux composants. Sur un côté, le petit coffret LSA 173 possède une face avant métallique en aluminium brossé. Nous proposons à

la figure (16) le schéma d'usinage de cette partie. Le perçage de $\varnothing 6$ sert à la mise en place de l'embase jack $\varnothing 3.5$ pour le raccordement de la sonde de mesure et la découpe rectangulaire de 11×8 au passage du bouton du poussoir fuitif.

ESSAIS - ETALONNAGE

Montage terminé, si l'on appuie sur le poussoir arrêt-marche, le galvanomètre doit aller en butée d'un bord ou de l'autre et ceci sans sonde raccordée sur l'embase correspondante. Si nous connectons maintenant la sonde à l'hydrotimètre et que nous la plongeons dans de l'eau déminéralisée, en tournant doucement le potentiomètre de réglage P1, on doit pouvoir faire varier la position de l'aiguille d'un bord à l'autre du cadran, AJ1 étant en milieu de course.

Cet essai de bon fonctionnement étant terminé il faut maintenant procéder à l'étalonnage de l'hydrotimètre. En premier lieu il convient d'ajuster le point 0 soit 0°F avec précision. Pour cela il faut disposer d'eau distillée non tamponnée pour solutions pharmaceutiques non injectables dont la minéralisation est inférieure à 1mg/l ou

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

• Semiconducteurs

IC1, IC2, IC3 : $\mu A741$, LM741, UA741
8 broches.
D1, D2, D3, D4 : BAX13, 1N914, 1N4148

• Piles

U1, U2 : pile miniature alcaline UCAR 6V, réf. A544

• Résistances

R1, R2 : $100\text{k}\Omega \pm 1\%$ MR25 Cogeco
R3, R4 : $10\text{k}\Omega \pm 1\%$ MR25 Cogeco

• Condensateurs

C1, C2 : $10\text{nF} \pm 2.5\%$ ou mieux $\pm 1\%$
C3, C4 : $10\text{nF} \pm 10\%$ polyester

• Divers

P1 : Potentiomètre linéaire $10\text{k}\Omega$
AJ1 : Ajustable $10\text{k}\Omega$ vertical 1 tour
Cermet, Ohmic, Sfernice...
G1 : Vu mètre à zéro central $400\mu\text{A}$ -
 850Ω réf. U64B
S1 : Sonde de mesure (voir texte)
K1 : Poussoir fuitif bipolaire
1 ensemble embase et fiche jack
 $\varnothing 3.5\text{mm}$
1 bouton à jupe
1 coffret MMP réf. LSA173

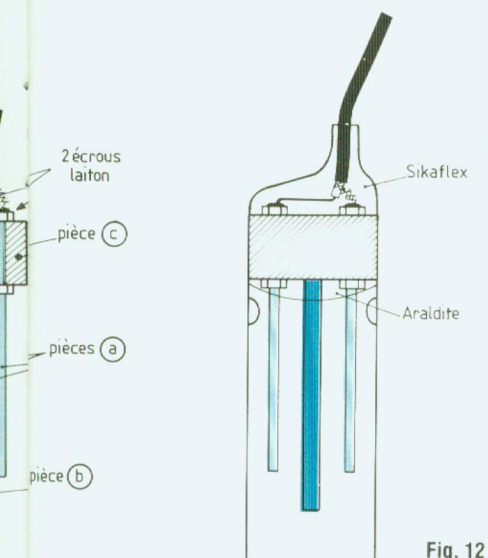


Fig. 12

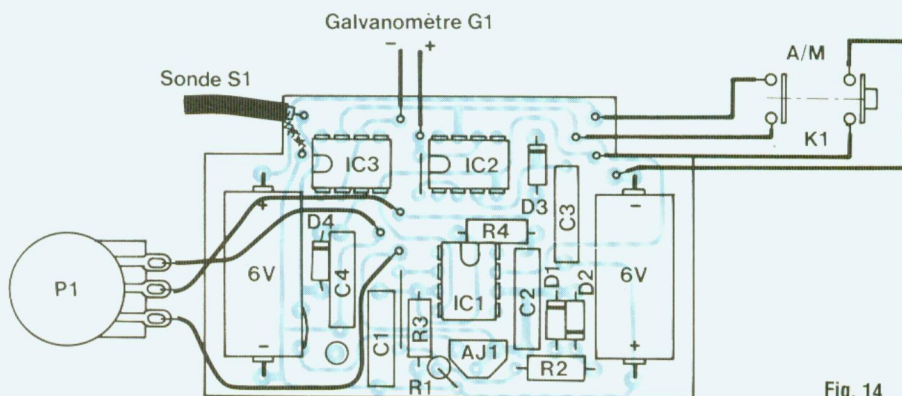


Fig. 14

HYDROTIMETRE

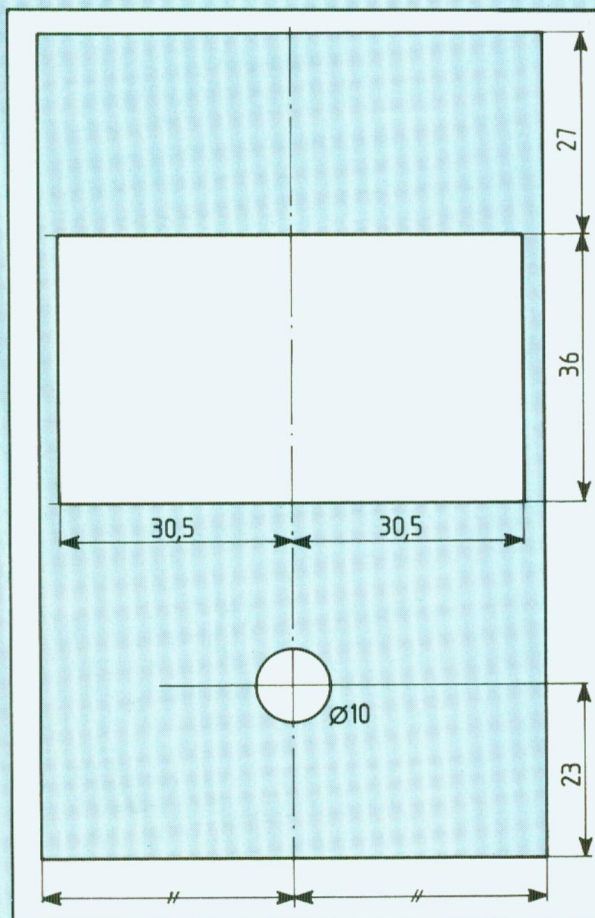


Fig. 15


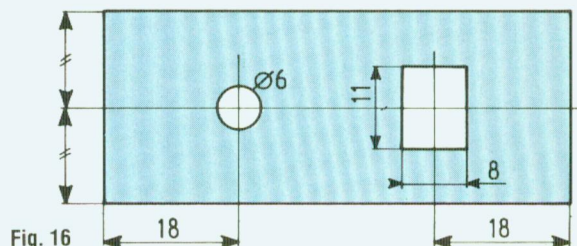


Fig. 16

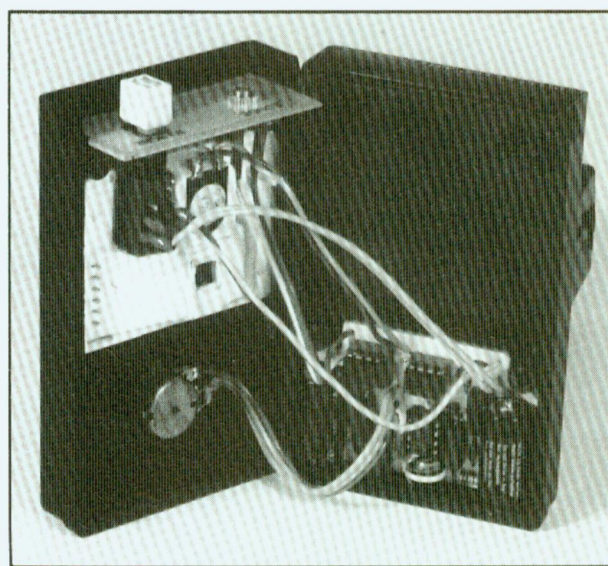

mieux d'eau bidistillée utilisée pour solution injectable qui, non tamponnée a une minéralisation nulle. Plonger la sonde complètement dans le liquide et la secouer légèrement pour ôter les bulles d'air qui doivent s'échapper par les trous de $\varnothing 7\text{mm}$ prévus à cet effet. Le potentiomètre de réglage P1 est alors positionné en début de course sur la graduation zéro. Il

suffit maintenant d'ajuster doucement AJ1 pour amener l'aiguille du galvanomètre très exactement sur le zéro. Le réglage doit être répété une ou deux fois en agitant à chaque fois la sonde afin d'uniformiser la température autour des électrodes. Lorsque le zéro s'obtient parfaitement lors de l'appui sur le bouton K1, immobiliser l'axe de AJ1 à l'aide de vernis.

A partir du 0°F, pour étalonner maintenant correctement l'hydrotimètre, il convient d'effectuer des mesures complexométriques de dureté totale sur diverses eaux minérales bien connues et fondamentalement différentes les unes des autres. On utilise à cet effet des indicateurs colorimétriques spécialisés qui permettent de déterminer simplement la dureté totale de l'eau. Nous proposons ci-contre une liste non exhaustive des différents matériels que l'on peut se procurer à cet effet. Selon les marques et types, l'accentuation est plus ou moins portée sur les gammes de mesure bien définies, et il convient donc de lire attentivement la notice d'emploi afin d'obtenir, grâce à des mélanges d'eau distillée, la plus grande précision et la plus large gamme de mesure possible. Naturellement, encore faut-il, pour

Mesure du TH ou de la dureté totale

Laboratoire	Marque	Désignation
Francodex	Aquapharma	Test hydrotimétrique "T"
Merck	Aquamerck	Tritriplex III
Tetra Werke	Tetratest	Tetratest GH ou KH
—	S.P.C.M.	TH. Test
—	Hi lena	Hi lena - Quick test GH
		Hi lena messung GH
Durognost	Durogonost	Test "T"
—	Hy drocure	TH - Test

J'ANALYSE POUR VOUS

analyser des eaux différentes afin d'en déterminer le titre hydrotimétrique, pouvoir s'en procurer un certain nombre de minéralisations éparses. Pour aider les lecteurs dans ce choix,

nous proposons dans le tableau ci-dessous une liste de principales eaux minérales avec en regard de chacune d'elle le taux de calcium qu'elles contiennent.

Lorsque la mousse qui se forme dans le flacon reste stable pendant au moins 1 minute sans retomber, la lecture sur la burette hydrotimétrique indique le titre de l'eau analysée.

Désignation	Calcium mg/l	Désignation	Calcium mg/l
Vittel Hépar	555	Perrier	140
Contrex Pavillon	546	Henniez Lithinée	122
Rivella Bleue	530	Henniez Santé	109
Contrex légère	490	Vichy Chomel	106
Aproz nature	454	Vichy Grande grille	101
Aproz Médium	454	Vichy Célestin	94
Aproz Cristal	454	Vichy St-Yorre	78
Contrexeville	451	Evian Cachat	78
Source Pavillon		Ogeu N°1	48
Eau du Boulou	370	Volvic Source Clairvie	10,4
Passuger	353 à 159	Charrier	2,1
Vittel Gd Source	202	Mont-Roucous	0,46
Vichy Parc	170		
Badoit	157		
Vichy Hôpital	152		

COURBE D'ETALONNAGE

Les eaux qui nous ont servi à réaliser les mélanges de mesure sont :

- Eau distillée
- Volvic source Clairvic
- Vittel Grande Source
- Contrexeville Source Pavillon

On peut choisir naturellement d'autres eaux aux caractéristiques bien définies et nous proposons un dernier tableau caractéristique des eaux du commerce que l'on peut se procurer pratiquement partout.

La rotation du potentiomètre de mesure s'échelonnant de 0 à 300°, nous avons tracé la courbe de la figure (17) qui correspond à la course de celui-ci fonction du degré hydrotimétrique de certaines eaux minérales aux caractéristiques bien définies et que nous avons analysées à l'aide de la méthode colorimétrique. Les angles morts min. et max. ont été définis à 30° de chaque bord et il s'ensuit que la rotation de mesure est de 240°. A $\alpha = 30^\circ$ correspond 0°F et à $\alpha' = 270^\circ$ on a la lecture 160°F. Comme on le voit à la figure (17) cette courbe n'est pas linéaire ce qui implique que la gradua-

LA LIQUEUR HYDROTIMETRIQUE

Une seconde méthode pour étalonner l'hydrotimètre avec une précision suffisante, quoique moins précise que les méthodes colorimétriques ou complexométriques est celle de la liqueur hydrotimétrique, ou méthode de la liqueur de savon. Elle nécessite un matériel facile à utiliser qui se trouve dans les magasins spécialisés en produits chimiques et matériels de laboratoire. On a :

- 1) une solution de liqueur hydrotimétrique stable
- 2) une éprouvette graduée de 40cm³
- 3) un verre à deux bords dit burette hydrotimétrique.

La façon d'opérer est relativement simple. On verse en premier lieu la liqueur dans la burette par son ouverture la plus grande jusqu'à un repère marqué et aussi l'eau à analyser dans

l'éprouvette graduée. On laisse ensuite tomber au goutte à goutte dans cette eau la liqueur par la plus petite ouverture de la burette et on secoue après chaque goutte.

Désignation Eau	Calcium Ca --	Magnésium Mg --	Sodium Na -	Potassium K -
Volvic source Clairvic	10,4 mg/l	6 mg/l	8 mg/l	5,4 mg/l
Perrier	140,2 mg/l	3,5 mg/l	14 mg/l	1 mg/l
Badoit St Galmier	272 mg/l	102 mg/l	180 mg/l	—
Contrexeville Source Pavillon	451 mg/l	66 mg/l	8 mg/l	3 mg/l
Vichy Célestins	94 mg/l	9 mg/l	1265 mg/l	71 mg/l
Ogeu N°1	48 mg/l	12 mg/l	31 mg/l	1 mg/l
Hépar	555 mg/l	110 mg/l	—	—
Vittel Grande Source	202 mg/l	36 mg/l	3 mg/l	—
Evian Cachat	78 mg/l	24 mg/l	5 mg/l	1 mg/l
Vichy Saint-Yorre	78 mg/l	9 mg/l	1744 mg/l	115 mg/l
Eau du Boulou	370 mg/l	126 mg/l	833 mg/l	108 mg/l

J'ANALYSE POUR VOUS

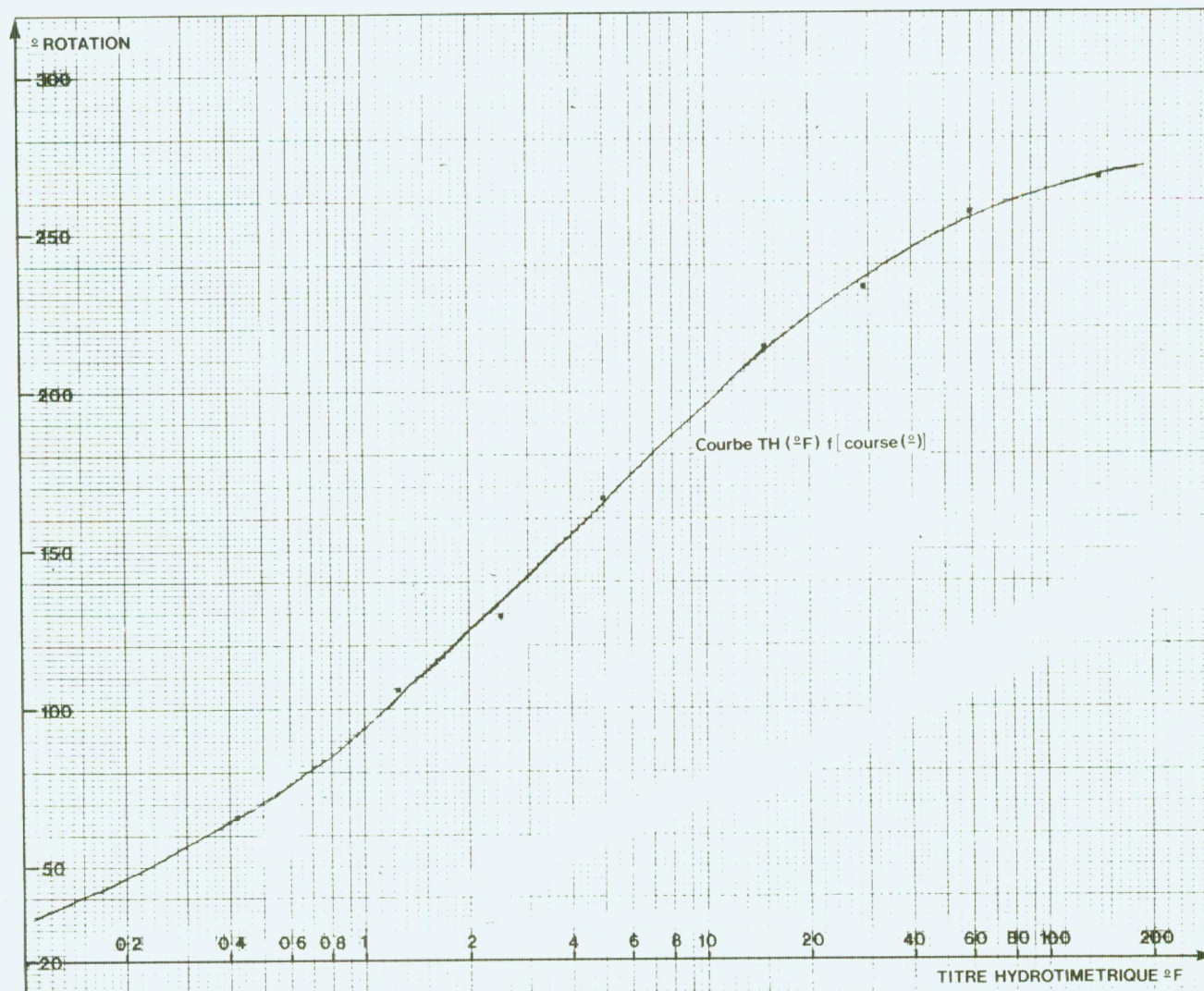


Fig. 17

tion du cadran du potentiomètre ne peut l'être aussi. Mais comme nous l'avons dit cela n'est pas gênant puisque la meilleure plage de lecture correspond particulièrement au domaine domestique de 0°F à environ 50°F.

CONCLUSION

A la rédaction, nous avons pensé qu'une telle réalisation, certes de type domestique, plairait à un grand nombre de lecteurs. LED se voulant une

revue moderne, sérieuse et branchée, nous avons fourni toutes les informations nécessaires, tant pour la fabrication de l'appareil et de sa sonde que pour l'exploitation de celui-ci, et la compréhension des mesures. Etalonné correctement, il servira aussi bien à l'aquariophile chevronné qu'au possesseur de serre tropicale. D'autres s'en serviront pour surveiller de près le fonctionnement de leur adoucisseur d'eau et l'entartrage de leurs conduites.

Bibliographie

Guide de l'Aquarium : H. FAVRE
 AQUARAMA N° 29-30-32 : Analyse des eaux, J. TETON; N° 24 : La minéralisation et la déminéralisation, J. TETON; N° 36 : Transport, stockage et utilisation de l'eau collectée, J. TETON; N° 68 : La Conductibilité de l'eau, R. ALLGAYER.
 QUE SAIS-JE? N° 266 : L'eau.

Tous les chiffres donnés dans cet article, aussi bien en ce qui concerne la dureté que la résistivité, ne le sont qu'à titre indicatif. Ils peuvent, en effet, en un même lieu, varier considérablement en fonction de la nature du captage et des conditions de mesures.

ALLO

20.70.23.42

VENTE PAR CORRESPONDANCE

.Rapidité:

expédition le jour-même de toute commande reçue avant 12 h par PTT recommandé urgent.

.Choix:


plus de 10 000 références de composants actifs et passifs.

.Stock:

500 m² de magasin et d'entrepôt bourrés de matériel électronique.


Promotion

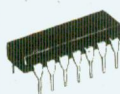sous forme de pochettes de composants : matériel neuf de grandes marques.




**50 CIRCUITS
INTÉGRÉS TTL** dans la
série 7400 à 7496

50 F

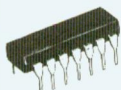


**25 CIRCUITS
INTÉGRÉS TTL** dans la
série 74100 à 74600

50 F

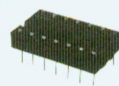

50 SUPPORTS de CI
de 8 b à 40 b

50 F

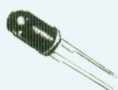


50 LEDS rouge Ø 3 et
Ø 5

35 F



50 LEDS couleurs
assorties

35 F

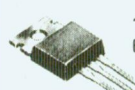

10 TRIACS T0220.
6 ampères. 400 volts

40 F



50 TRANSISTORS B.F.
2 N 1711. 2 N 2905.
BC 107. BC 557 etc...

30 F




25 TRANSISTORS H.F.
FT > 250 MHz.
2 N 2222. BF 200. BF 245
etc...

30 F



50 DIODES Zener
400 mW et 1,3 W. 2,7 v à
47 v

25 F

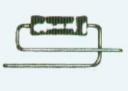

1000 RÉSISTANCES
1/4 et 1/2 W couche
carbone et métal de 4,7 Ω
à 4,7 MΩ

100 F



200 RÉSISTANCES
précision 1 % couche métal
de 4 Ω à 1 MΩ

40 F




50 POTS ajustables PM
pas 2,54. 22 Ω à 1 MΩ

30 F



25 POTS ajustables
cermet PM. pas 2,54 22 Ω
à 1 MΩ

30 F

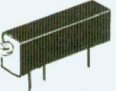


10 POTS ajustables
multitour. 100 Ω à 47 K

40 F




10 POTS ajustables
professionnels. Type T 7 Y.
PC 19 ou similaire

40 F

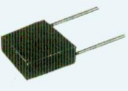


50 CONDENSATEURS
plastique moule 1 nF à
0,47 uF. 100 v et 250 v

25 F

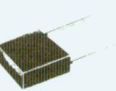

100 CONDENSATEURS
polyester métallisé LCC
pas de 5,08 - 63 v
1 nF à 1 uF

50 F

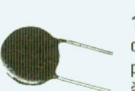

100 CONDENSATEURS
céramique de découplage,
pas de 5,08 et 1 mm. 22 nF
à 0,1 uF

40 F



50 CONDENSATEURS
chimiques, 1 uF à 2200 uF.
10 v à 63 v

50 F



50 CONDENSATEURS
Tantale goutte 0,1 uF à
33 uF. 6,3 v à 50 v

50 F




20 CONDENSATEURS
ajustables céramique et
plastique 6 pF à 40 pF

30 F




100 CONDENSATEURS
céramique pas de 2,54 et
5,08 mm
de 1 pF à 10 nF

25 F

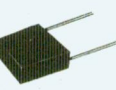

20 CONDENSATEURS
de précisions compris
entre 100 pF et 100 nF

20 F

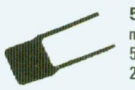

50 CONDENSATEURS
multicouche pas de 2,54 et
5,08 mm
22 nF - 47 nF - 0,10 pF

30 F



15 SELFS moulées
miniatures. 1 uH à 10 mH

20 F



50 FUSIBLES PM et
GM de 0,03 A à 10 A

30 F



5 RELAIS de 1 Travail à
6 RT

30 F

Vente par correspondance : S'adresser à Roubaix. 1) Règlement à la commande ajouter 25,00 F pour frais de port et d'emballage. Franco de port à partir de 500 F. 2) Contre-remboursement : mêmes condition, majoré de 23,00 F.

Electronique - Diffusion

R.C. ROUBAIX A 324.111.376

62, rue de l'Alouette, 59100 ROUBAIX ☎ 20.70.23.42.

234, rue des Postes, 59000 LILLE ☎ 20.30.97.96
(Métro Porte des Postes)

RK

212, RUE SAINT-MAUR, 75010 PARIS - TÉL. 42.05.81.16
KITS ELECTRONIQUES - ETUDES DE PROTOTYPES
COMPOSANTS ELECTRONIQUES - CONCEPTION DE CIRCUITS IMPRIMES



RK 207 B 210 F

TRANSISTOR-TESTEUR

RK 211 230 F

SIGNAL TRACER

RK 146 B 250 F

THERMOSTAT

RK 183 CB

RECEPTEUR CB

Recepteur bande 27 MHz couvre 24 à 34 MHz environ, 3 transistors, sensibilité 1 µV super réaction grande stabilité imprimée, livre avec écouteur, peut attaquer un ampli BF externe

180 F

Le même avec antenne boutons colonnes vis (sans boîte) **220 F**

OP 225

VHF

RK 225 Nouveau Récepteur VHF

Couvre de 70 à 200 MHz par sets interchangeables faciles à réaliser - Réception - Télé - Trafs aviation, etc. - Sensibilité élevée (1 µV) - Nombreuses innovations - Stabilité parfaite - Sécurité de fonctionnement - Montage facile - Antenne du simple fil à l'antenne professionnelle - CV démultipliée - Ecoute sur HP 2 transistors 1 circuit intégré

180 F


Livret très détaillé

JEUX DE LUMIERES MODULAIRE 5U

Comprenant

- Commande auxiliaire 6 voies
- Psychédélique 3 voies très sensible à circuits intégrés
- Chenillard multi fonctions 2 programmes
- Commande Strobe à distance pour différents jeux
- Quadrichrome permet les effets de l'arc en ciel
- Crétémètre ou vu-mètre à spots
- Gradateur permettant de réguler la lumière de 0 à 100 % avec réglage de seuil et plein feu
- Tous ces modèles commandant 1 500 W par voie et sont vendus séparément

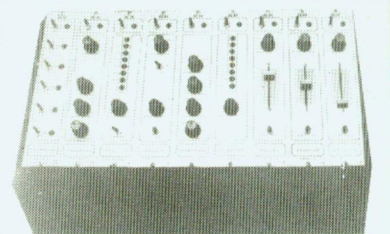Nous sommes fabricants et vendons ces appareils au prix de gros.



TARIF SUR SIMPLE DEMANDE

Contactez-nous pour tous vos problèmes. ELECTRONIQUES 42.05.81.16

**ANIMATIONS
SPECTACLES
DISC-JOCKEY
AMATEURS**

RK 185	Micro transmetteur FM 80 à 180 MHz Grande sensibilité	80 F
JEUX DE LUMIERES		
RK 129	Amplificateur à micro pour psychédéliques	177 F
RK 132	Déclencheur à micro pour psychédélique, supprime liaison HP	155 F
RK 130	Psychédélique 2 voies. Très sensible. 1 200 W par canal	75 F
RK 131	Psychédélique 3 voies. Très sensible. 1 200 W par canal	100 F
RK 172	Psychédélique 1 voie. Préampli à transistor. 1 200 W au triac	70 F
RK 174	Psychédélique 4 voies + négatifs. 4 potenti. 1 général. déclenche à quelques MW 4 x 1 200	160 F
RK 175	Psychédélique à micro 4 voies. 4 triacs de 1 200 W. 5 réglages. déclenchement assuré par le moindre bruit	235 F
RK 133 B	Stroboscope vitesse réglable 2 à 20 Hz. livre avec tube Xenon 100 joules. Transfo THT gros modèle	177 F
RK 134	Stroboscope alterne réglable 2 à 20 Hz. 2 tubes 100 joules	270 F
RK 135	Gradateur de lumière, réglable sépare du seuil de déclenchement. variation 0 à 100 %. 1 200 W sur radiateur	52 F
RK 137	Variateur pour perceuse, réglage de 0 à 60 % de la valeur. self d'arrêt. protection sur tension 800 W	75 F
RK 136	Clignotant alterne de puissance pour 2 x 1 200 W. 2 transistors. 1 UJT. 5 diodes. 2 triacs avec radiateurs	99 F
RK 169 B	Nouveau chenillard 6 voies. 6 triacs de puissance peuvent alimenter jusqu'à 72 lampes. exemple de répartition pour defiler dans tous les sens dans commutation	180 F
RK 218	Mêmes caractéristiques que le RK 218 mais en 2 voies	185 F
RK 216	Mêmes caractéristiques que le RK 217 mais à 4 voies	260 F
RK 217	Gradateur trichrome 3 x 1 200 W, l'arc-en-ciel à cadences réglables, 1 réglage par canal, effets saisissants en régie lumière	230 F
RK 229	Gradateur automatique, les lumières montent et descendent (1" à plusieurs minutes) selon réglages, alimenté par transfo 4 transistors, 2 CI, 6 diodes, 1 triac 1 200 W, effets exceptionnels	250 F

RK 231	Gradateur commandé par la lumière du jour, l'éclairage monte progressivement et inversement 2 réglages. 1 200 W avec transfo	160 F
RK 500	Déclencheur optique, allume une lampe au bruit, par micro, alimentation secteur, potentiomètre, 1 200 W sur radiateurs	90 F
RK 501	Minuterie secteur de 20" à 5 minutes, alimentation secteur, réglage par potentiomètre, starter de départ, puissance 1 200 W sur radiateur	95 F
RK 215	Orgue lumineux, 7 canaux de 1 200 W, chaque canal réglable par potentiomètre, allumage par touches, pleine charge au départ, descente réglable de 1 à 4 sec. environ, 8 transistors, 7 UJT, 7 triacs (100 composants) (255 x 120) modèle pro	420 F

MESURES

RK 205	Alimentation stabilisée 0 à 24 V 1 A protégée	200 F
RK 207	Transistormètre diodimètre gain fuite essais UJT et FETS	210 F
RK 146	Thermistat de précision plage 0 à 100. 2 réglages température et seuil de valeur	230 F
OP 146	alimentation secteur sortie relais	250 F
RK 147	Coffret et accessoires de montage face avant sérigraphiée	
RK 147	Minuterie complète-pose à relais, alimentation secteur, peut couper 1 800 watts, réglage de 0,5" à 20". Idéal pour photo	150 F
RK 161	Générateur BF sinus. Triangle, carré, de 0,1 Hz à 200 kHz, 6 grammes, 4 niveaux d'atténuation. Idéal pour jeune technicien	370 F
RK 143	Contrôle de pile ou batterie, seuil de déclenchement, réglable, très utile pour poste, signal par Led	30 F
RK 158	Protection électronique des alimentations contre les surcharges, maxi. 3 ampères, 50 volts	85 F

PROTECTION

RK 156	Antivol haute fiabilité technologie C MOS. 2 C.I., 5 transistors, 7 diodes, 2 entrées, commande rapide. Pour ILS incendie, choc, etc. 1 entrée pour porte (retard à la sortie 40, à la rentrée 20). La coupure d'un des contacts (ILS) entraîne la mise en marche. Sirene incorporée temporisée environ 3. Complet avec HP et relais de sortie	260 F
OP 156	Coffret pour centrale avec accessoires	350 F
RK 220	Balise clignotante. Alimente sur 9 à 12 volts. Vitesse réglable	250 F
RK 163	Emetteur à ultra-sons. 4 transistors. 9 et 12 volts. Boîtier en option	70 F
RK 164	Recepteur à ultra-sons à relais, contact relais lumineux. Boîtier en option	130 F
RK 165	Recepteur à ultra-sons à contact de sortie maintenu	220 F
RK 238	Sirene électronique miniature type police. 4,5 V à 15 V. 1 CI. 3 transistors. tonalité réglage environ 1 watt	90 F
RK 199	Barrière. CI MOS. mise en marche d'une sirene de 300 MW à la rupture ou à l'apparition d'une lumière	90 F

BF ET UTILITAIRES

RK 144	Détecteur de bruits (pollution sonore) par micro pour définir un seuil de bruit. Réglable de 50 à 110 dB avec lampe et micro	118 F
RK 140	Relais acoustique à mémoire, un son enclenche un relais, un 2 ^e son remet au repos. 8 transistors, 1 diode, micro, relais	155 F
RK 141	Vox pour magnétophone, etc. se met en marche et enclenche un relais au moindre son. Temporise pour couper en fin de conversation	125 F
RK 142	Preampli micro directionnel pour enregistrer à distance (sans micro)	100 F
RK 204	Amplificateur 105 W musique 8 omms 40 W continu, aim. 50 V 15/35 kHz	

Ensemble d'initiation à l'électronique : 5 montages utilisant les principaux composants
1 fer à souder, 1 pince coupante soudure et notice très complète **320 F**

R - K BON DE COMMANDE
212, RUE SAINT-MAUR, 75010 PARIS. TÉL. 42.05.81.16

Plus de 10 ans d'expérience dans l'électronique professionnelle et de loisirs

CATALOGUE 1987 - 200 pages - 50 F

VEUILLEZ M'EXPÉDIER : VOTRE CATALOGUE ☐
 LE(S) KIT(S) (frais de port - forfait : 20 F)

Ci-joint mon règlement (chèque, CCP, mandat) à l'ordre de RK 212, rue Saint-Maur 75010 Paris. (Pas de CR).

NOM

PRENOM

RUE

CODE POSTAL

VILLE



Ceci n'est qu'un extrait de notre gamme.

POUR LES PASSIONNÉS DE RÉALISATIONS ÉLECTRONIQUES, UNE SÉLECTION DE 17 MONTAGES SIMPLES ET ORIGINAUX


Tous mis au point et testés afin de vous garantir un parfait fonctionnement des modules à la première mise sous tension, que vous soyez électronicien chevronné ou débutant.

17 études comprenant pour chacune d'elles le schéma de principe, le circuit imprimé à l'échelle 1 et son plan de câblage clair et précis.

BERNARD DUVAL

17 montages électroniques

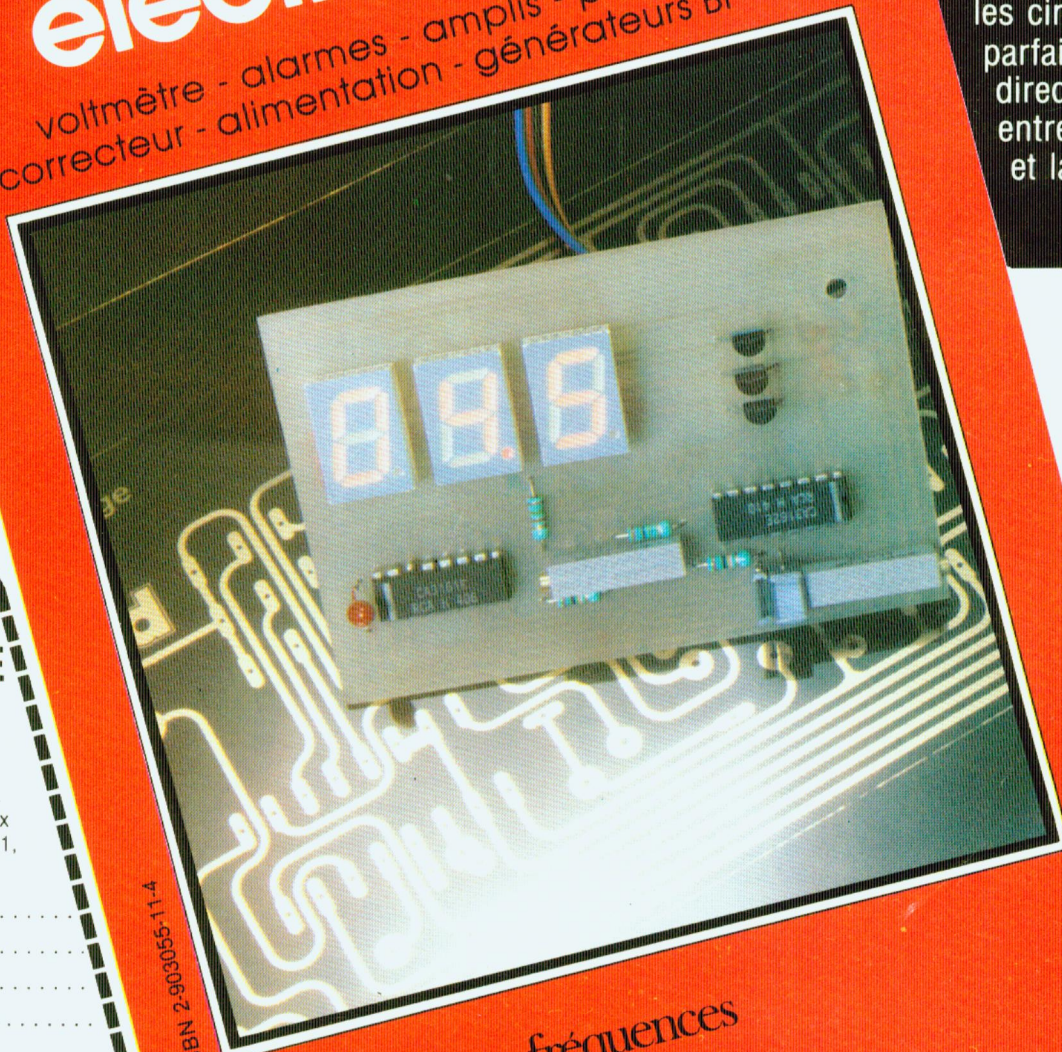voltmètre - alarmes - amplis - préamplis -
correcteur - alimentation - générateurs BF - etc.



17 implantations imprimées à l'envers et regroupées aux dernières pages de ce livre vous permettent de graver les circuits avec une parfaite définition (contact direct lors de l'insolation entre le circuit imprimé et la photocopie).

Diffusion auprès des libraires assurée exclusivement par les Editions Eyrolles.

BON DE COMMANDE

Je désire recevoir le livre «17 montages électroniques simples» au prix de 10,- F (95 F + 1,- F de port). Adresser ce bon aux EDITIONS FREQUENCES 1, bd Ney, 75018 Paris.

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Règlement effectué

☐ par CCP ☐ Par chèque bancaire
☐ par mandat



éditions fréquences
COLLECTION **Led** LOISIRS

128 pages
PRIX : 95 F

Normes US			
Socle Jack 2,5 mm	1,50	Jack 6,35 mm mono métal.....	6,00
Socle Jack 3,2 mm	1,50	Jack 6,35 mm stérilo.....	3,00
Socle Jack 3,2 mm stérilo.....	2,80	Jack 6,35 mm stér. métal.....	8,00
Socle Jack 6,35 mm mono.....	2,30	Femelle prol. 2,5 mm.....	1,50
Socle Jack 6,35 mm stérilo.....	2,80	Femelle prol. 3,2 mm.....	1,50
Jack mâle 2,5 mm.....	1,50	Fem. prol. 6,35 mono.....	2,50
Jack mâle 3,2 mm.....	1,50	Fem. prol. 6,35 stér.	3,00
Jack mâle 3,2 mm stérilo.....	3,00	Mâle CINCH R ou N.....	1,60
Jack mâle 6,35 mm mono.....	2,50	Fem. CINCH R ou N.....	1,60
Socle CINCH fix ECROU : 2,80			
Mâle RCA + Fem. châssis RCA.....	la poche de 20	10,00	

FICHES ALIMENTATION			
Fiche secteur mâle	3,00	Socle sect. mâle 2 con 4 mm	1,50
Fiche sect. femelle	3,00	Socle sect. normes Europe	8,00
Socle sect. femelle	3,00	3 contacts	8,00
2 contacts 4 mm	2,00	Femelle cordon	1,50
Banane mâle 2 mm isol. 5 col.	2,00	Douil. isol. fem. 2 mm 6 col.	1,50
Banane mâle 4 mm isolée	2,00	Pointe touche R ou N	5,90
Serrage via 5 couleurs	2,00	Grip fil rouge ou noir	13,00
Douille isolée fem. 4 mm	1,00	Grip fil miniature R ou N	1,50
à souder 6 couleurs	3,50	Pinco croco à vis	2,00
Douille isolée 15 A	3,50	Pinco croco isolée	2,00
rouge ou noir	3,50	rouge ou noir	2,00
Pochette assortie fiches mâle & femelle (DIN, HP, Banane, etc., etc.)	la poche de 10		10,00
antenne, croco, jack)		les 40	10,00
Contact pression pour pile 9 V	la poche de 10		1,00

CIRCUITS IMPRIMÉS & PRODUITS

Bakélite 15/10 face 35 microns.....	la plaque	6,00
200 x 300 mm.....	la plaque	10,00
Plaque papier époxy 16/10 microns.....	la plaque	10,00
1 face 70 x 150.....	la plaque	10,00
Plaque verre époxy 16/10, 35 microns, qualité FR4.....	la plaque	10,00
2 faces 200 x 300.....	la plaque	17,00
1 face 200 x 300.....	la plaque	17,00
BRADY pastilles en carte de 112 Ø 1,91 mm, 2,36 mm, 2,54 mm, 3,18 mm, 3,96 mm.....	la carte	15,00
Rubans en rouleau de 16 mètres.....	le rouleau	25,00
largeurs disponibles 0,75 - 1,1 - 1,27 - 1,57 mm.....	le rouleau	25,00
2,03 mm, 2,54 mm.....	le rouleau	25,00
Feutres pour tracer les circuits (noir).....	la bombe	9,00
Modèles pro avec réservoir et valve.....	la bombe	25,00
Révélateur en poudre pour 1 litre.....	le bidon 1/4 l	32,00
Etamage à froid.....	la bombe	12,00
Vernis pour protéger les circuits.....	la bombe	24,00
Photosensible positif.....	la bombe	60,00
Résine photosensible positive 150 ml.....	la bombe	12,00
Gomme abrasive pour nettoyer le circuit.....	le sachet	6,50
Perchlorure en poudre pour 1 litre.....	le sachet	29,00
Détachant de perçulure.....	le sachet	29,00
Diphane bombe standard.....	le sachet	29,00
Plaque perforée papier époxy pas 2,54 - 100 x 16 mm.....	la plaque	25,00
2 modèles pastilles ou bande.....	la plaque	25,00

PLAQUES PRESENSIBILISÉES POSITIVES livrées avec révélateur et mode d'emploi

Papier époxy FR2 1 face.....	la plaque	50,00
200 x 300.....	la plaque	50,00
Verre époxy FR4 1 face.....	la plaque	62,00
200 x 300.....	la plaque	62,00
Verre époxy FR4 2 faces.....	la plaque	75,00
200 x 300.....	la plaque	75,00

MESURE

EXCEPTIONNEL		
CHONTREUR 2000 V, tension = 4 gammes.....	la pièce	100,00
Ohmmètre 1 gamme, 1 contact 0,1 A, 1 gamme.....	la pièce	100,00
APPAREILS DE TABLEAU SERIE DYNAMIC - classe 2,5.....	la pièce	48,00
Fixation par clips - Dimensions 45 x 45.....	la pièce	48,00
Voltmètre 15, 30, 60 V - Ampèremètre 1, 3, 6 A.....	la pièce	48,00

Vu-mètre en 3, 6 ou 9 A

Superbe vu-mètre sensibilité 200 uA, grande lisibilité.....	la pièce	10,00
Ptill modèle.....	la pièce	6,00
Modèle zéro au contact 12 V.....	la pièce	18,00
Modèle double éclairage 12 V.....	la pièce	20,00

RELAIS

6 V 2 contacts travail.....	la pièce	3,00
6 V Picots 2 RT.....	la pièce	10,00
12 V subminiatur, 2 RT cont. 1,5 A, picots 20 x 10 mm, H 11 mm.....	la pièce	12,00
montable sur support circuit intég. 16 pattes.....	la pièce	12,00
Relais 24 V, contact 10 A.....	la pièce	7,00
1 RT.....	la pièce	7,00
12 V, 24 V, 48 V, 4 RT.....	la pièce	12,00
12 V, contact 5 A, 1 RT.....	la pièce	8,00
12 V, contact 10 A, 1 RT.....	la pièce	10,00
12 V, contact 5 A, 2 travail.....	la pièce	8,00
12 V, 6 RT, à souder.....	la pièce	10,00
24 V, 2 RT + support.....	la pièce	10,00
12 V, 2 RT miniature pilot (2 enroulements 6 V).....	la pièce	8,00
220 V industriel 10 A, 3 RT.....	la pièce	15,00

RESISTANCES

1 A W 5% 10 Ω à 10 Ω.....	0,20	Bobinées.....	
10 Ω à 2,2 MΩ.....	0,10	3 W 0,1 Ω à 3,3 KΩ.....	2,50
1,2 W 5% 10 Ω à 10 Ω.....	0,25	5 W 1 Ω à 4,7 KΩ.....	4,00
10 Ω à 10 MΩ.....	0,15	10 W 1 Ω à 10 KΩ.....	5,00
1 W 10 Ω à 10 MΩ.....	0,40		
2 W 10 Ω à 10 MΩ.....	0,70		
PROMOTION			
Résistance 1/4, 5% de 10 Ω à 2,2 MΩ (50 valeurs)			
la poche de 25 pièces.....		les 2 poches.....	18,00
1/2 W, valeur de 10 Ω à 1 MΩ (50 valeurs).....		les 2 poches.....	18,00
la poche de 200 pièces.....	10,00	les 2 poches.....	18,00
1 W et 2 W, valeur 15 Ω, 8 Ω (40 valeurs).....			
la poche de 100 panaches.....			10,00
1/4 W, 1/2 W, 1 W, 2 W (100 valeurs).....			
la poche de 400.....	15,00	les 2 poches.....	25,00
3 W & 5 W vitrifiées et cimentées, valeur de 2,2 Ω à 10 KΩ (25 valeurs).....			
la poche de 50.....			20,00
1 W et 2 W, valeur 15 Ω, 8 Ω (40 valeurs).....			
la poche de 100 panaches.....			20,00
1/4 W, 1/2 W, 1 W, 2 W (100 valeurs).....			
la poche de 400.....			25,00
3 W & 5 W vitrifiées et cimentées, valeur de 2,2 Ω à 10 KΩ (25 valeurs).....			
la poche de 50.....			20,00
1 W et 2 W, valeur 15 Ω, 8 Ω (40 valeurs).....			
la poche de 100 panaches.....			20,00
1/4 W, 1/2 W, 1 W, 2 W (100 valeurs).....			
la poche de 400.....			25,00
3 W & 5 W vitrifiées et cimentées, valeur de 2,2 Ω à 10 KΩ (25 valeurs).....			
la poche de 50.....			20,00
1 W et 2 W, valeur 15 Ω, 8 Ω (40 valeurs).....			
la poche de 100 panaches.....			20,00
1/4 W, 1/2 W, 1 W, 2 W (100 valeurs).....			
la poche de 400.....			25,00
3 W & 5 W vitrifiées et cimentées, valeur de 2,2 Ω à 10 KΩ (25 valeurs).....			
la poche de 50.....			20,00
1 W et 2 W, valeur 15 Ω, 8 Ω (40 valeurs).....			
la poche de 100 panaches.....			20,00
1/4 W, 1/2 W, 1 W, 2 W (100 valeurs).....			
la poche de 400.....			25,00
3 W & 5 W vitrifiées et cimentées, valeur de 2,2 Ω à 10 KΩ (25 valeurs).....			
la poche de 50.....			20,00
1 W et 2 W, valeur 15 Ω, 8 Ω (40 valeurs).....			
la poche de 100 panaches.....			

MILLIVOLSTAT ELECTRONIQUE (2^{ème} partie)



Led n° 46 nous a permis de présenter cet appareil de précision capable de consigner à l'avance une tension directe de 0 à 100 continu à ± 1 mV. Après avoir expliqué le fonctionnement de la partie mesure de cette électronique, basée sur un pont de Wheaststone sophistiqué, nous abordons l'alimentation de notre millivolstat.

Il n'y a qu'une alimentation, tout au moins dans le sens strict du terme, mais l'on pourrait dire «les alimentations» puisqu'en fait il ne nous faut pas moins de quatre tensions d'alimentation différentes pour faire fonctionner correctement les divers circuits du millivolstat.

L'ALIMENTATION

Le transformateur utilisé est un modèle 220V/48V de puissance 3VA à monter directement sur le circuit imprimé. Après redressement et filtrage, on obtient aux bornes de C1, comme le montre le schéma de la figure (5), une tension à vide de :

$$U_1 = U\sqrt{2} = 67,8V$$

Cette tension s'abaisse aux environs de 53V, les circuits électroniques étant alimentés, pour chuter à 40V, lorsque le relais de sortie colle.

Une première régulation par l'intermédiaire de la résistance d'alimentation R1 et de la diode zener DZ1 de valeur typique 22V permet d'accéder à cette tension par rapport à la masse qui se trouve pour ce cas précis être la référence. La résistance d'alimentation R1 est déterminée par la relation suivante :

$$R1 = \frac{U_1 - U_2}{I_c + I_z}$$

avec U_1 = tension redressée en charge

U_2 = tension de zener DZ1

I_c = Consommation de l'électronique

I_z = Courant typique de zener DZ1

Nous avons déterminé pour R1 une valeur normalisée de 1,2k Ω qu'il convient de choisir en modèle 2W, la dissipation n'étant pas négligeable. La tension stabilisée $U_2 = 22V$ sert à alimenter le montage de comparaison à amplificateur opérationnel.

De cette tension U_2 on détermine un potentiel flottant de 0V grâce à la cellule R3-C2 et on optimise une nouvelle tension stabilisée par l'intermédiaire de la résistance R2 et de la diode zener DZ2. Là encore il est rela-

LA PRECISION AU DOIGT ET A L'OEIL

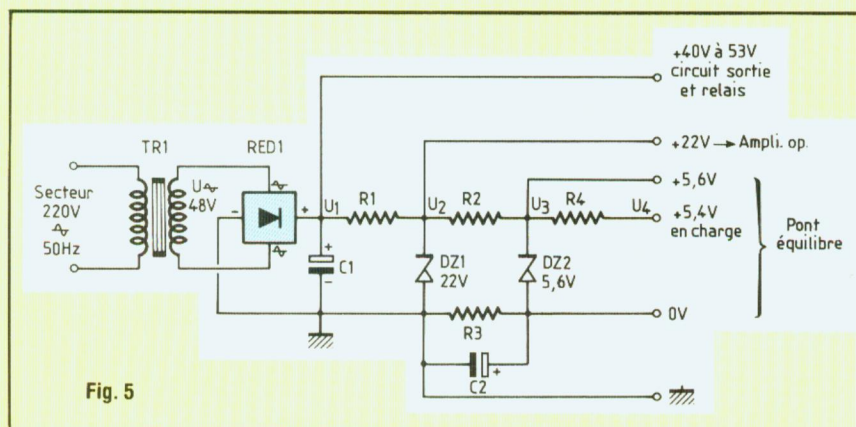


Fig. 5

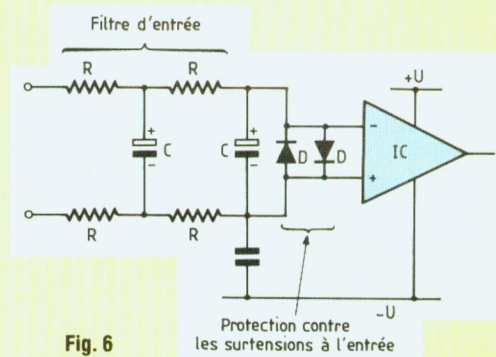


Fig. 6

tivement simple de déterminer la valeur des résistances d'alimentation. On a :

$$R2 + R3 = \frac{U2 - U3}{I_p - I_z}$$

avec $U2 = 22V$ = tension de zener DZ1
 $U3$ = tension de zener DZ2
 I_p = Consommation du circuit d'entrée
 I_z = Courant typique de zener DZ2

Nous avons calculé pour l'ensemble $R2 - R3$ une valeur de $3k\Omega$, la valeur la plus faible de ce montage résistif doit naturellement revenir à la résistance d'alimentation de la zener DZ2. On peut alors optimiser les valeurs suivantes pour $R2$ et $R3$:

$$R2 = 1k\Omega \ 5\% \\ R3 = 2k\Omega \ 5\%$$

La puissance dissipée par ces deux résistances est peu importante, toutefois pour se prémunir contre un auto-échauffement pouvant affecter la valeur typique de chacune d'elles, elles seront choisies à $0,5W$.

Il nous reste enfin à déterminer la valeur de la résistance chutrice $R4$ qui permet d'alimenter le pont d'équilibre. Comme l'on s'en doute, la tolérance de ce dernier composant doit être serrée, puisque, de cette valeur de $R4$ va dépendre la stabilité de la tension d'alimentation du pont de Wheatstone et par là même la précision de mesure. La consommation du pont d'équilibre est d'environ $1,3mA$. On a alors :

$$R4 = \frac{U3 - U4}{I_c}$$

avec $U3 = 5,6V$ = tension de zener DZ2
 $U4 = 5,4V$ = tension d'alimentation du pont d'équilibre
 $I_c = 1,3mA$ = Courant typique de pont

d'où :

$$R4 = \frac{5,6 - 5,4}{1,3 \cdot 10^{-3}} = \frac{0,2 \cdot 10^3}{1,3} \\ = 153,84\Omega$$

Nous choisirons donc pour $R4$ une valeur normalisée de $154\Omega \pm 1\%$ dans la série E92. En ce qui concerne la dissipation, une résistance type Cogecko MR25 à $0,3W$ est largement suffisante, en effet :

$$PR4 = UR4 \cdot IC = 0,2 \times 1,3 \cdot 10^{-3} = 0,26mW.$$

LE CIRCUIT D'ENTRÉE DU COMPAREUR

En premier lieu on trouve un double filtre passe-bas à réseaux RC qui introduit une certaine temporisation du signal d'entrée. Pour cette particularité du retard d'apparition de ce signal, c'est la linéarité de la courbe de phase qui est importante. Les deux réseaux RC sont donc parfaitement identique et afin de garantir un temps de réponse de la mesure des plus correct nous avons opté pour des résistances normalisées $1/4W/5\%$ $R = 470\Omega$ et

des condensateurs au tantale C de $15\mu F/35V$.

En second lieu, comme on le voit sur le schéma du circuit d'entrée de la figure (6) nous avons un réseau de deux diodes silicium montée tête-bêche. Ce circuit est nécessaire pour protéger l'amplificateur opérationnel IC contre les surtensions accidentelles. Ces dernières peuvent principalement affecter les entrées inverseuses et non inverseuses sous l'influence de parasites de forte amplitude ou d'une fausse manœuvre lors de l'utilisation. A ce moment, les tensions maximales différentielles de mode commun peuvent être dépassées et engendrer un claquage de la jonction des transistors d'entrée.

Le remède consiste donc à protéger les entrées au moyen de deux diodes montées tête-bêche qui écrètent ces surtensions.

LE CIRCUIT INTÉGRÉ UTILISÉ

Le choix ne manquait pas et nous aurions pu utiliser, encore une fois, un bon vieux 741 mangé à toutes les sauces, ou bien encore un circuit à haute impédance d'entrée de type BIFET genre TLO81 ou autre CA3130.

En fait, nous avons employé un circuit intégré des plus classiques et qui fit les beaux jours des premiers montages à amplificateurs opérationnels. Il s'agit du $\mu A709$ bien connu de tous les lecteurs et que l'on peut trouver

pratiquement partout pour un prix dérisoire.

D'aucuns pourront penser que seule une vieille nostalgie "rétro" nous a fait opter pour ce composant désuet. Qu'ils se détrompent! Si nous avons prévu de monter ce composant c'est parce qu'il nous a semblé beaucoup plus opportun que ses homonymes genre LM741 ou LM101. En effet, si ces derniers circuits opérationnels de type relativement récent comportent une compensation en fréquence incorporée sur le chip, ce qui leur assure une excellente stabilité dans de nombreux cas de figures, on peut en déplorer le défaut de ces qualités, c'est-à-dire aucune souplesse d'emploi quant à la réponse en fréquence. Nous avons donc choisi le $\mu A709$ pour lequel les constructeurs ont prévu des bornes de raccordement pour les réseaux RC destinés à opérer les compensations en fréquences adéquates. Mais pourquoi cette compensation et à quoi sert-elle? Donnons un bref aperçu sur la question.

COMPENSATION EN FREQUENCE

Pour rester stable, un montage à amplificateur opérationnel en boucle fermée ne doit pas comporter un déphasage supérieur

à $\frac{\pi}{4}$. Lorsque la marge de

phase diminue, on constate une augmentation du gain correspondant à :

$$G'(\omega) \cdot \beta(\omega) = 1$$


avec :

$G'(\omega)$ = gain de l'amplification en boucle ouverte
 $\beta(\omega)$ = taux de contre-réaction

Or, d'après la formule générale donnant le gain en boucle fermée :

$$G = \frac{G'(\omega)}{1 + \beta(\omega) \cdot G'(\omega)}$$
 on constate que

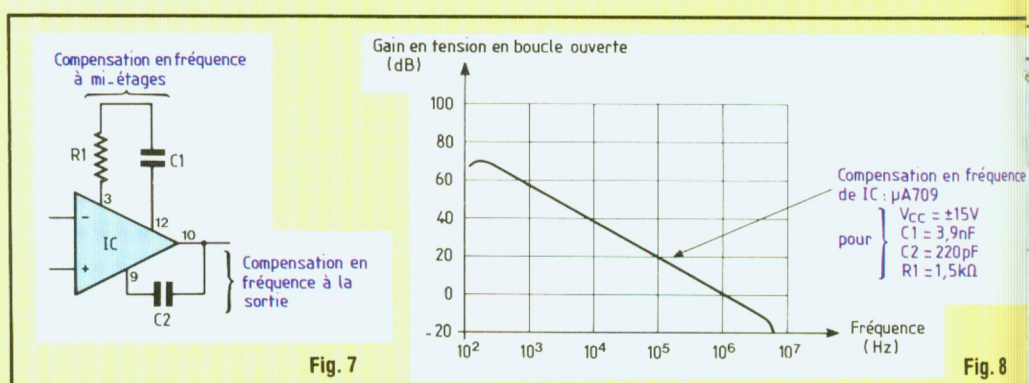cette augmentation de gain produit une suroscillation ou instabilité d'au-



tant plus importante que la marge de phase est plus faible.

Pour assurer la stabilité des circuits qui met en œuvre un amplificateur opérationnel, il importe de modifier, autant que faire se peut, la courbe de réponse en fréquence, et donc en phase, de manière que dans toute la bande transmise, la suroscillation correspondant à $G'(\omega) \cdot \beta(\omega) = 1$, soit la plus faible possible. Il faut, à cet effet, que la pente de décroissance du gain en boucle ouverte en fonction de la fréquence soit toujours inférieure à 12 dB par octave.

Dans le circuit $\mu A709$ utilisé, la compensation se fait à mi-étages. Le circuit d'interconnexion est alors celui de la figure (7) et l'on s'aperçoit qu'outre le réseau R1 C1 qui introduit une contre-réaction ayant pour effet de diminuer la bande passante en boucle ouverte, on trouve aussi un condensateur C2 qui est généralement de valeur faible et introduit également une contre-réaction aux fréquences élevées appliquées aux étages de sortie de l'amplificateur.

Le constructeur donne généralement une famille de courbes caractéristiques des valeurs à adopter. Nous proposons à la figure (8) la courbe caractéristique retenue pour la réponse en fréquence en boucle ouverte. Pour une tension d'alimentation symétrique de $\pm 15V$, cette courbe nous indique les valeurs suivantes à employer pour les réseaux de correction :

$C1 = 5 nF$
 $R1 = 1,5 k\Omega$
 $C2 = 200 pF$

Pour notre étude ou la tension d'alimentation est de $+22V$, nous avons optimisé les valeurs normalisées suivantes :

$C1 = 3,9 nF$
 $R1 = 1,5 k\Omega$
 $C2 = 220 pF$

LE CIRCUIT DE SORTIE DU COMPAREUR

Sur le schéma de la figure (9) nous trouvons l'interface à réaliser entre la sortie du comparateur et l'entrée de l'amplificateur de commande du relais. Afin de garantir au maximum la commande contre des tensions parasites pouvant affecter la sortie du comparateur, nous avons monté un circuit à seuil avec résistance de limitation. La diode zener Dz choisie de tension $U_z = 13V$ et parcourue par le courant de sortie I_z ne devient conductrice qu'à partir du moment où son seuil de conduction est atteint, ce qui garantit pleinement la commande de l'amplificateur transistorisé. Par ailleurs, une temporisation simple à l'enclenchement est prévue par l'intermédiaire de la résistance $R1 = 2k\Omega$ qui charge un condensateur C de $64 \mu F$.

L'AMPLIFICATEUR "TOTEM POLE"

Le schéma de ce circuit est donné à la figure (10). Il s'agit d'un montage relativement peu usité en technologie discrète et pourtant intéressant à plus d'un titre. La base du transistor de

LA PRECISION AU DOIGT ET A L'OEIL

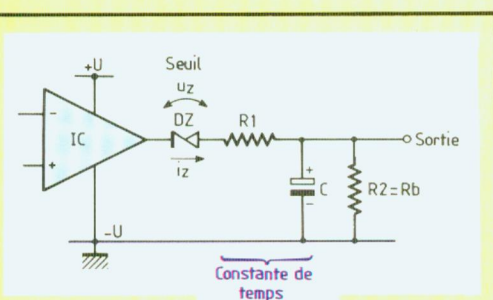


Fig. 9

commande T1 est fortement polarisée par la résistance $R2 = 1k\Omega$. Le courant i est faible, de l'ordre de quelques mA, mais il suffit de quelques dizaines de μA pour commander le montage, pourtant il ne s'agit pas d'un montage à grand gain tel le darlington. Le transistor T1 ne fonctionne pas en amplificateur afin de saturer T2, mais en simple commutateur. Pour l'explication de ce circuit "Totem pole" faisons momentanément abstraction de la résistance $R4$ qui est de faible valeur, et nous nous apercevons de suite que l'ensemble T1, R2, R3, T2, se décompose comme suit :

T1 = Transistor de commande

R2 = Résistance de base de T1

R3 = Résistance de charge de T1 et de commande de T2

T2 = Transistor de commutation

Nous voyons donc que dès la commande sur la base de T1, celle de T2 va se trouver directement alimentée par l'intermédiaire de la résistance R3. Cette résistance, pour ce montage, jouit d'une réelle importance puisque conditionne pour une grande part le fonctionnement du totem pole. Dès que i_1 a saturé T2, le $V_{CE SAT}$ tombe à une valeur infime et la diode D1 voit alors un seuil d'environ 0,7 à 0,8V à ses bornes ce qui permet de compenser le V_{BE} du transistor.

Quant à la résistance $R4$ dont nous avons omis précédemment la présence pour l'explication du circuit, elle a bien évidemment son importance. Elle permet de créer une chute de potentiel adéquate en fonction du modèle de relais utilisé afin de garantir une alimentation correcte de sa bobine.

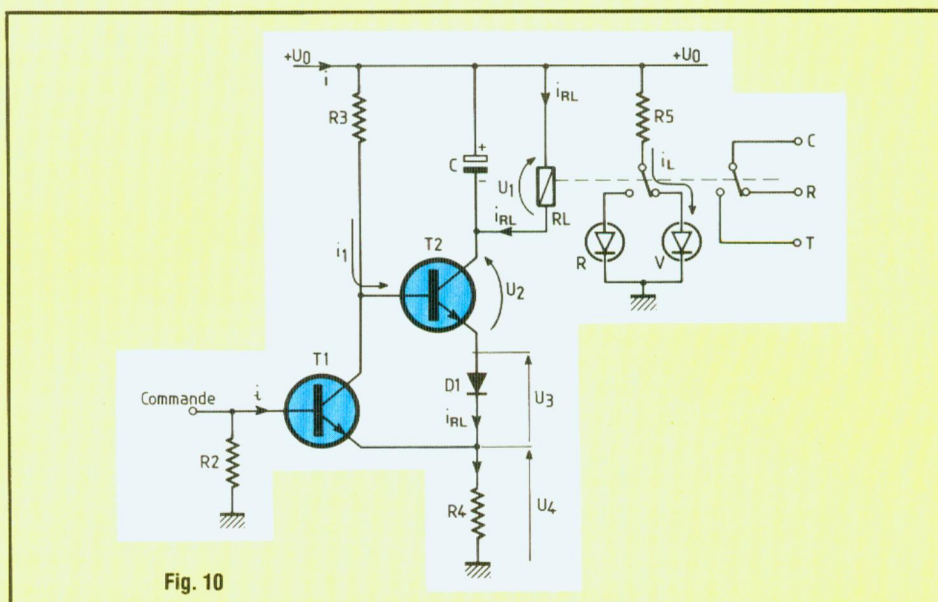


Fig. 10

On optimisera donc la valeur de $R4$ en fonction des caractéristiques du relais RL et nous donnons ci-dessous l'exemple de calcul de notre prototype.

Relais utilisé : bobine 24V/2RT-1A

Résistance nominale de la bobine : $750\Omega \pm 73\Omega$

Tension minimale d'enclenchement : 15,5V

Tension maximale de bobine : 47V

Nous avons vu que lorsque l'alimentation est chargée par les circuits électroniques et le relais collé, la tension d'alimentation U_0 , à vide de 53V, tombe à 40V. A ce moment, la tension U_1 aux bornes de la bobine est de 37,5V et on se trouve bien dans la fourchette de tension de 15,5 à 47V. On détermine alors le courant d'enclenchement :

$$I_{RL} = \frac{U_{RL}}{R_{BOB}} = \frac{37,5}{750} = 50mA$$

Le transistor T2 est saturé avec un $V_{CE SAT} \# 0,7V = U_3$.

La diode D1 est conductrice avec aux bornes $U_3 \# 0,7V$.

On peut alors poser l'équation :

$$U_0 - U_1 - U_2 - U_3 - U_4 = 0$$

avec :

$$U_4 = d.d.p. \text{ aux bornes de } R4$$

d'où :

$$U_4 = U_0 - U_1 - U_2 - U_3 = 40 - 37,5 - 0,7 - 0,7 = 1,1V$$

et l'on a :

$$R4 = \frac{U_4}{I_{RL}} = \frac{1,1}{50 \cdot 10^{-3}} = 22\Omega$$

Comme on le voit sur le schéma de la figure (10) lorsque le relais RL est au repos, c'est-à-dire décollé, la tension de mesure est supérieure à celle de consigne et la LED verte est allumée. Par contre lorsque le relais colle, c'est que la tension de mesure est inférieure à la consigne, l'inverseur bascule, la LED verte s'éteint et la rouge s'allume. On peut naturellement inverser les deux LED, cependant, dans le cas où l'on adjoint au millivolstat un circuit de mesure de température, il est intéressant de savoir par la signalisation rouge que la mesure est inférieure à la température consignée donc que la résistance de chauffage est sous tension et, à contrario, que lorsque la consigne est atteinte la LED verte s'allume indiquant que le chauffage a stoppé.

Ces signalisations doivent impérativement être alimentées par la tension redressée-filtrée et surtout pas par une des tensions stabilisées par diodes zeners afin de ne perturber en aucun cas une de ces tensions, ce qui,

MILLIVOLSTAT ELECTRONIQUE

immanquablement se reporterait sur l'alimentation du pont d'équilibre faussant toute mesure.

Prenons comme valeur de la tension redressée-filtrée une moyenne de 50V et calculons la résistance R5 d'alimentation des signalisations. La tension directe aux bornes de chacune d'elles oscille entre 2 et 2,2V, optons pour 2V et pour un courant d'environ 20mA assurant une luminosité correcte de chacune des LED . On a alors :

$$R_5 = \frac{U_{RED} - U_{LED}}{I_{LED}} = \frac{50 - 2}{20 \cdot 10^{-3}} = \frac{48}{20} \text{ k}\Omega = 2,4 \text{ k}\Omega$$

Cette valeur de résistance est normalisée dans la série E24 à $\pm 5\%$.

Il ne nous reste plus maintenant qu'à expliciter le rôle joué par la capacité C dont la valeur a été choisie de $2,2 \mu\text{F}/63\text{V}$. D'une part ce condensateur crée une légère temporisation à la commutation du relais RL et de ce fait empêche tout frémissement de celui-ci à l'équilibre, et, d'autre part, protège le transistor de commutation T2 contre toutes surtensions dues à la nature selfique de la bobine relais.

FABRICATION DU CIRCUIT IMPRIMÉ

Le film du circuit est donné à la figure (11). Il est aéré et ne pose aucun problème particulier de réalisation. On peut employer la méthode de son choix, encre, symboles transferts et rubans, la plus sérieuse et garante d'une parfaite exécution étant la méthode photographique en utilisant le film donné à la fin de la revue. Tous les perçages se font à l'aide de forets de 0,8, 1 et 1,2mm et de deux autres perçages pour le maintien de l'équerre support de potentiomètre, qui sont de 3,5mm.

Une fois terminé, on étame le côté cuivré au bain chimique, genre étamage par exemple, et on vaporise une généreuse couche de vernis.

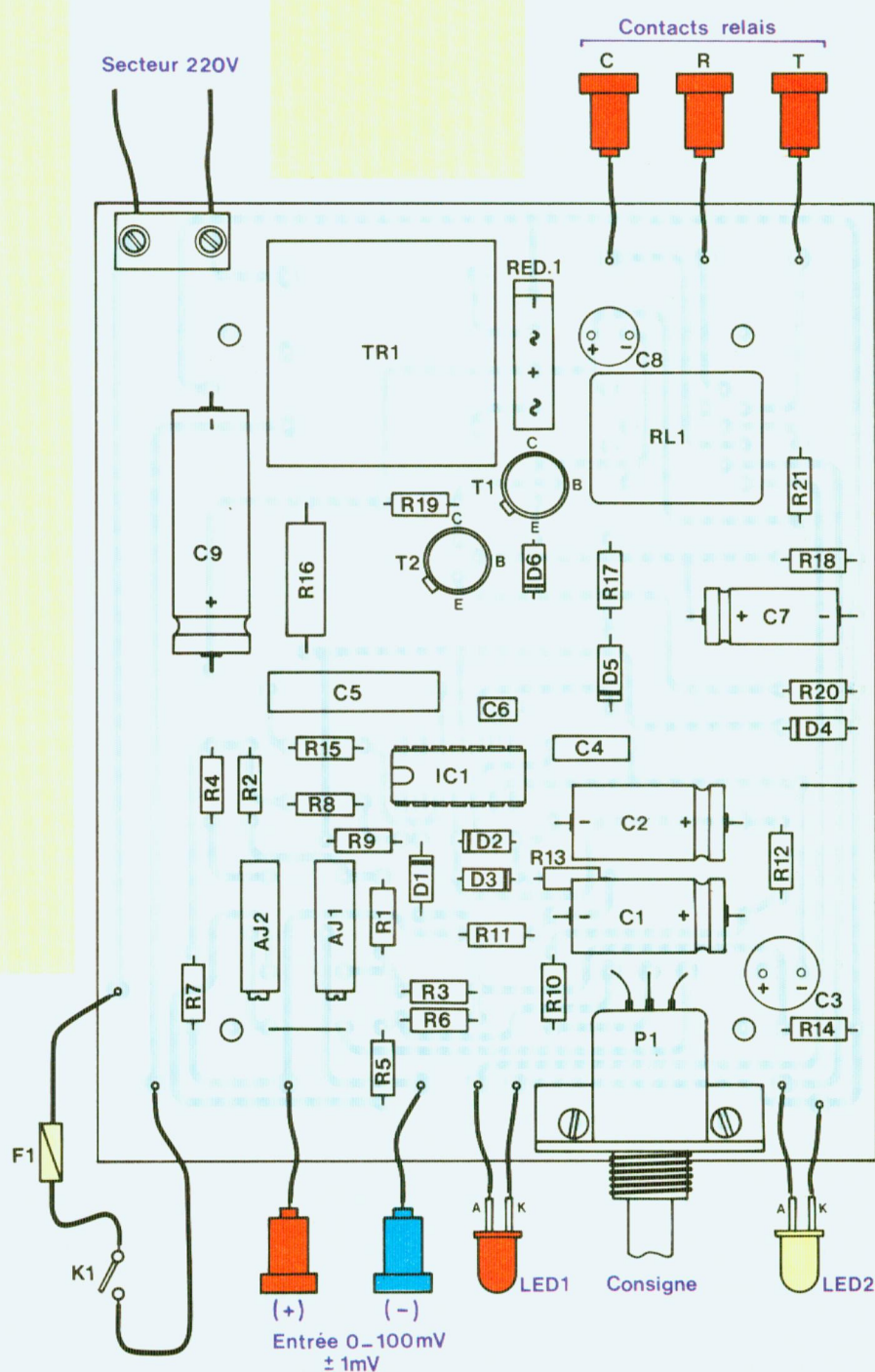


Fig. 12

LA PRECISION AU DOIGT ET A L'OEIL

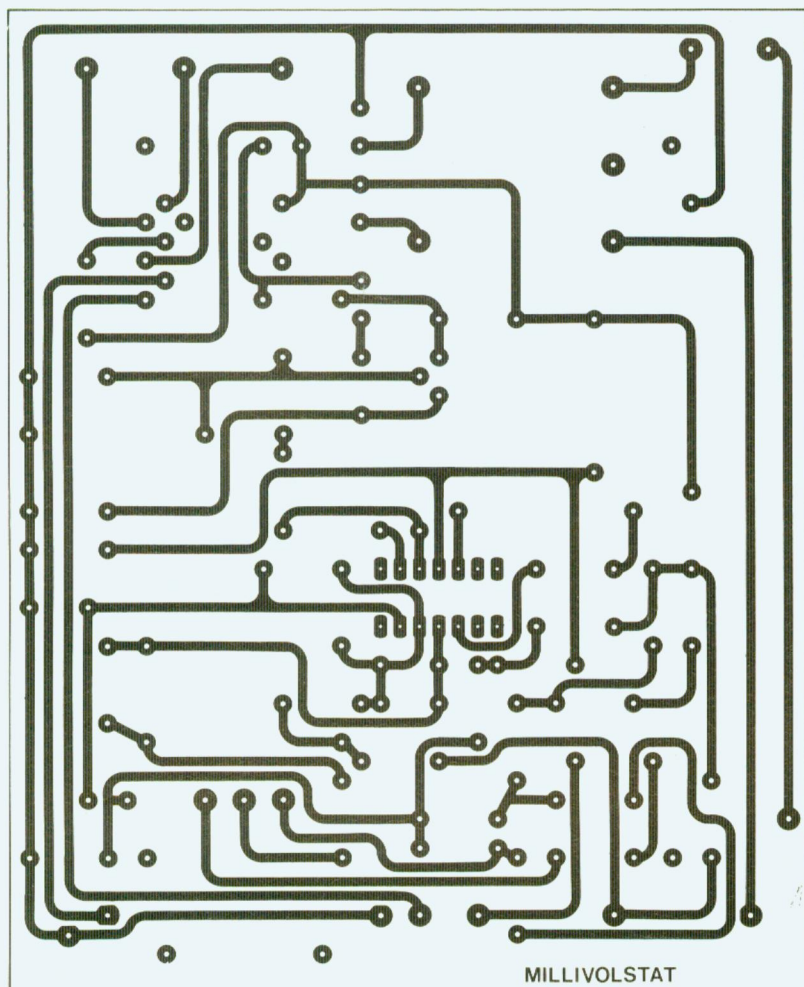


Fig. 11

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

• Semiconducteurs

IC1 - μ A709 14 broches + support
T1 - T2 - 2N1711
RED1 : B40 C1500
D1 - zéner 5,6V - 0,5W
D2 - D3 - BAX13 ou 1N914 ou 1N4148
D4 - zéner 22V - 1W
D5 - zéner 13V - 0,5W
D6 - BAX16 ou 1N4001
LED1 - $\varnothing$ 5mm rouge + clip
LED2 - $\varnothing$ 5mm verte + clip

• Résistances

R1-22,6 Ω -1/3W- $\pm$ 1% MR25 Cogeco
R2-10,5k Ω -1/3W- $\pm$ 1% MR25 Cogeco
R3-20 Ω -1/3W- $\pm$ 1% MR25 Cogeco
R4-10k Ω -1/3W- $\pm$ 1% MR25 Cogeco

R5-210 Ω -1/3W- $\pm$ 1% MR25 Cogeco (ou 212 Ω)
R6-26,1 Ω -1/3W- $\pm$ 1% MR25 cogeco (ou 27,1 Ω)
R7-3,3M Ω -1/4W- $\pm$ 5%
R8-154 Ω -1/3W- $\pm$ 1% MR25 Cogeco
R9-1k Ω -1/2W- $\pm$ 5%
R10-R11-R12-R13-470 Ω -1/4W- $\pm$ 5%
R14-2k Ω -1/2W- $\pm$ 5%
R15-1,5k Ω -1/4W- $\pm$ 5%
R16-1,2k Ω -2W- $\pm$ 5%
R17-2k Ω -1/2W- $\pm$ 5%
R18-1k Ω -1/4W- $\pm$ 5%
R19-15k Ω -1/4W- $\pm$ 5%
R20-22 Ω -1/2W- $\pm$ 5%
R21-2,4k Ω -1/4W- $\pm$ 5%

• Condensateurs

C1-C2-15 μ F/35V tantale (CTS13)
C3-100 μ F/40V électrochimique
C4-22nF polyester (C280)
C5-3,9nF polyester (C280)

LE CÂBLAGE DU CIRCUIT

IMPRIMÉ -

RACCORDEMENTS

EXTÉRIEURS

Le schéma d'implantation du circuit imprimé est proposé à la figure (12). On commence par positionner les deux straps et on soude toutes les résistances et composants à plat. On poursuit le câblage par les condensateurs, le pont redresseur, les supports de circuit intégré et de relais et on termine par la mise en place du bornier secteur, du transformateur d'alimentation des deux transistors et de l'équerre de fixation du potentiomètre de consigne.

L'implantation des composants du circuit imprimé étant terminée on passe au câblage des éléments extérieurs. Le cordon secteur est raccordé sur le bornier correspondant. Les contacts relais repos, travail et commun (R,T,C) sont sortis sur trois douilles bananes isolées de $\varnothing$ 4mm. Pour l'arrêt/marche du millivolstat on insère un interrupteur unipolaire à bascule avec en série un fusible rapide pour la protection. Enfin, il ne reste plus qu'à câbler les deux douilles d'entrée de mesure et les deux leds de signalisation.

Tel quel, le montage est terminé, et

C6-220pF céramique ou MKH
C7-64 μ F/25V chimique
C8-2,2 μ F/63V chimique
C9-100 μ F/63V chimique

• Divers

TR1-transformateur 220V/48V 3VA pour circuit imprimé.
RL1-Relais 24V/2RT-1A (voir texte) + support
1 boîtier ESM référence EB-11-05-FA
P1-Potentiomètre Sfernice 1k Ω linéaire
AJ1-AJ2- ajustables horizontaux 15 tours/100 Ω
1 porte fusible
1 fusible cartouche verre 5 $\times$ 20 50mA
2 douilles type "labo" $\varnothing$ 4 isolées
3 douilles bananes isolées $\varnothing$ 4
1 bouton à jupe
1 interrupteur unipolaire, bornier, passe-fils, entretoises, etc...

MILLIVOLSTAT ELECTRONIQUE

après un ultime contrôle visuel et mise en place de IC1 sur son support, il est fin prêt à pouvoir subir essais et réglages. Mais auparavant laissons momentanément le circuit électronique pour faire un peu de mécanique.

MÉCANIQUE - USINAGE DU BOITIER

En premier lieu il convient de réaliser l'équerre support du potentiomètre de consigne. En effet, et comme on le voit sur les différentes photographies accompagnant cet article pour un réglage de grande précision de la consigne, on a fait appel à un bouton à jupe graduée de diamètre 21mm. Afin d'éviter toute parallaxe entre les graduations du vernier et l'index de repérage, nous avons été amené à prévoir un encastrement du bouton dans la face avant de l'appareil et donc à prévoir pour le potentiomètre un autre plan de fixation. Nous avons donc réalisé une petite équerre support en aluminium anodisé d'épaisseur 2mm.

Le schéma de réalisation de cette équerre est proposé à la figure (13). Le perçage central de $\varnothing 10$ mm permet le maintien du potentiomètre et les deux trous taraudés M3, la fixation de l'équerre sur le dessus du circuit imprimé.

Il reste maintenant à effectuer l'usinage du boîtier. Pour cette réalisation, nous avons choisi un coffret métallique de marque ESM de référence EB.11.05.FA. Les dimensions de ce boîtier sont $117 \times 51 \times 143$ et on perce en premier lieu les quatre trous sous le dessous pour la fixation du circuit imprimé.

Ensuite il faut usiner la face avant conformément au schéma de la figure (14). Ces différents perçages permettent la mise en place de l'interrupteur arrêt/marche et du porte fusible pour cartouche verre 5×20 , des deux douilles isolées pour l'entrée de mesure pour lesquelles on n'oubliera pas les deux ergots de blocage en rotation, des deux LED de signalisation qui sont montées sur clip enjoliveur métallique et enfin du trou pour le pas-

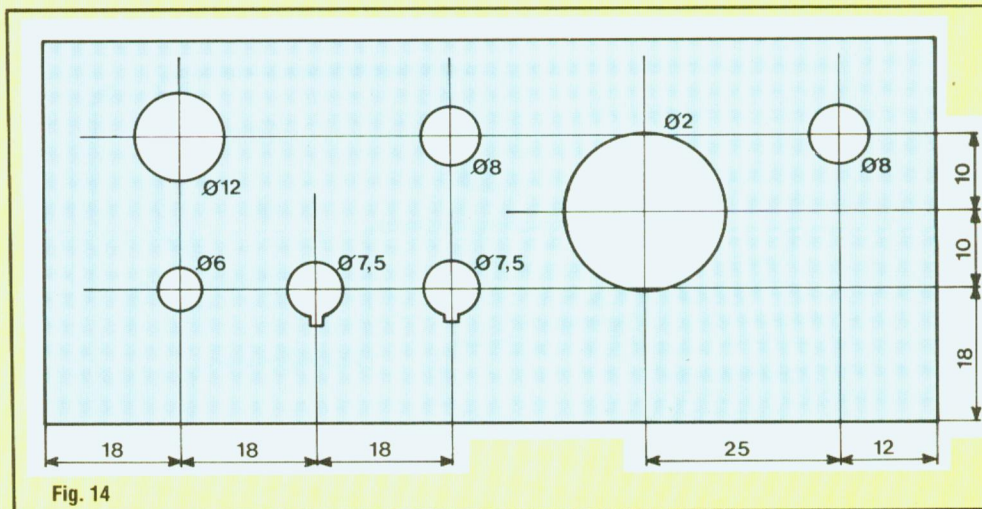


Fig. 14

sage du bouton à jupe graduée. Pour en terminer avec l'usinage du coffret, nous donnons à la figure (15) le schéma de perçage de la face arrière. Les trois trous de $\varnothing 7,5$ mm permettent la mise en place des trois douilles bananes isolées pour les contacts de sortie relais et le trou de $\varnothing 10$ mm est utilisé pour un passe-fil caoutchouc et le raccordement du cordon secteur.

ESSAIS - RÉGLAGES

Le millivolstat terminé, il convient d'effectuer les essais de bon fonctionnement ainsi que le réglage de l'appareil. Pour ces opérations, il vaut mieux ôter le circuit électronique du coffret en vue d'interventions éventuelles, facilitées sur le côté soudure. On raccorde alors l'appareil sur le secteur et éventuellement on insère un ohmmètre sur les sorties relais pour s'assurer du bon raccordement de celles-ci.

Les potentiomètres ajustables multitours de zéro et de pente sont positionnés au milieu de leur course. On bascule alors l'interrupteur arrêt/marche et on effectue l'essai-réglage N°1 conformément au plan ci-dessous et au schéma de la figure (16) 1 :

- 1) Court-circuiter l'entrée de mesure par un cordon très court de faible résistance.
- 2) Positionner le bouton à jupe du po-

tentiomètre de consigne P1 sur la position zéro.

3) Ajuster très précisément l'ajustable multitours "zéro" de façon à se trouver à l'équilibre de commutation du relais de sortie et de la signalisation de face avant.

4) Le réglage ayant été réalisé avec grand soin, s'assurer maintenant en retirant le court-circuit d'entrée qu'il y a commutation. La LED rouge s'éteint, la verte s'allume.

5) Immobiliser la vis de réglage de l'ajustable "zéro" par une goutte de vernis cellulosique.

L'essai-réglage N° 1 est terminé et on passe au N° 2 eu égard au schéma de la figure (16) 2 . et au plan de travail ci-dessous :

1) En premier lieu il faut réaliser le petit circuit électronique donné à la figure (16) 2 . Le montage utilise un circuit intégré type $\mu A741$ monté en suiveur de tension et alimenté par l'intermédiaire d'une alimentation symétrique $\pm 5V$. On peut avantageusement utiliser pour cette dernière l'appareil portable décrit par ailleurs dans le n°46 de Led. Le montage suiveur de tension est nécessaire au vu de la très faible impédance d'entrée du millivolstat. Afin de ne pas perturber la mesure pour l'étalonnage du point max. de la consigne on est donc obligé de prévoir un circuit à très grande impédance d'entrée. Celle de sortie est

LA PRECISION AU DOIGT ET A L'OEIL

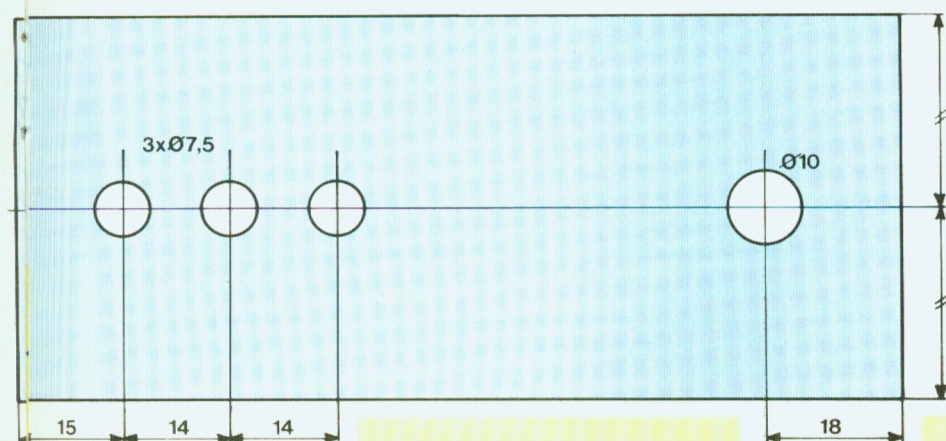


Fig. 15

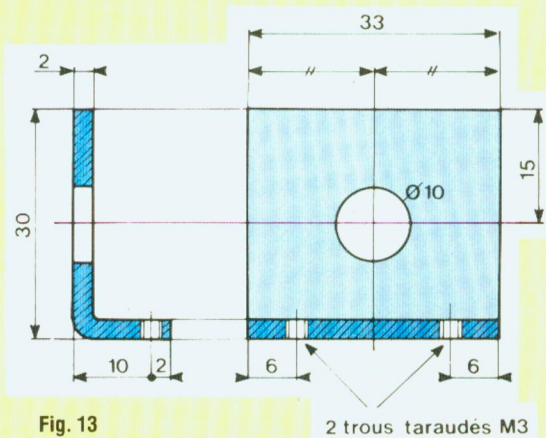


Fig. 13

2 trous taraudés M3

faible et attaque directement notre appareil.

L'entrée inverseuse du $\mu A741$ étant reliée à la sortie, on retrouve sur celle-ci une tension identique à celle appliquée sur l'entrée non inverseuse. Le millivolstat ayant été optimisé pour un réglage de consigne de 0 à +100mV, il convient donc, d'une part, de pouvoir accéder à cette tension maximale de 100mV et, d'autre part, de pouvoir faire varier avec grande précision la plage de tension du minimum au maximum afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil.

2) Le câblage terminé de ce petit circuit, potentiomètre P au minimum on règle AJ2 pour avoir 0 en sortie et potentiomètre P au maximum, on ajuste très précisément AJ1 pour avoir 100mV en sortie. Ces deux réglages effectués, on s'assure qu'en tournant P du mini au maxi la tension de sortie varie de 0V à ± 100 mV. On fixe celle-ci à +100mV.

3) On raccorde les bornes de sortie du circuit auxiliaire sur l'entrée de mesure du millivolstat.

4) Positionner le bouton à jupe du potentiomètre de consigne P1 sur la position 10. Le facteur multiplicateur étant 10, cette position correspond donc à 100mV.

5) Ajuster avec grande précision l'ajustable multitours "pente" de façon à se trouver à nouveau à l'équilibre de commutation du relais de sortie

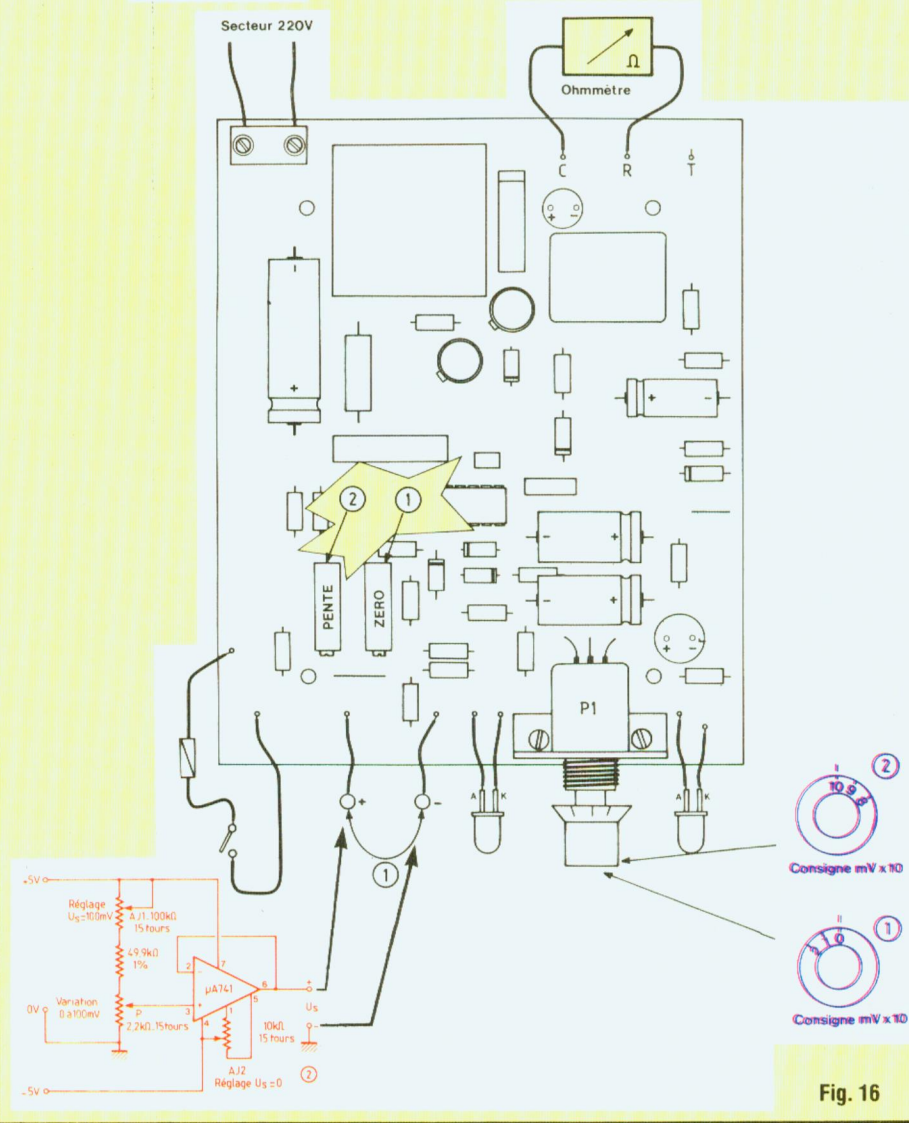


Fig. 16

LA PRECISION AU DOIGT ET A L'OEIL

et de la signalisation de face avant.

6) Le réglage ayant été effectué avec grand soin afficher maintenant par exemple 50mV (graduation 5) et baisser doucement la tension de sortie du circuit auxiliaire jusqu'à cette valeur à laquelle la commutation doit maintenant s'effectuer.

7) Comme précédemment, immobiliser la vis de réglage de l'ajustable "pente" par une goutte de vernis cellulosique.

UTILISATIONS

Elles sont très nombreuses de par la précision de mesure-consigne de l'appareil et la plage de réglage. Moyennant l'emploi d'un circuit d'en-

trée optimisé identiquement à celui que nous avons présenté pour le réglage de pente et d'un circuit atténuateur de rapport 10, 100 ou même 1000, il est tout à fait possible de consigner une tension de n'importe quelle valeur compatible avec la plupart des montages électroniques. En appliquant simplement ce système ou

son alter ego $I = \frac{U}{R}$ déduit de la loi

d'ohm, il est clair que l'on peut surveiller tout dépassement de tension ou de courant en deçà ou au delà de la valeur de consigne fixée.

Par ailleurs, si l'on s'en réfère à l'article de ce même numéro sur les "Capteurs de température" il est bien évi-

dent que le millivolstat peut jouer le rôle d'un thermostat électronique de grande précision à partir du moment où on lui adjoint à l'entrée un circuit thermométrique dont la mesure de 0°C à 100°C correspond à une tension de sortie de 0 à 100mV soit 1mV/°C.

On peut faire de même avec tout circuit adaptateur, que ce soient hygromètre, manomètre, gaussmètre, luxmètre, etc... pour lesquels les contacts en sortie du millivolstat vont basculer dès lors que la consigne se trouve dépassée. Nous laissons le soin à chaque lecteur d'utiliser cet appareil comme il l'entend et sommes sûr des applications insolites qu'il va susciter.

●

S.a.

MINILOR®

- Perceuse turbo 4 plus (réf. 10100) :
10 000 / 12 000 / 15 000 / 18 000 tr/mn. Mandrin cap Ø 3,5 mm.
Arbre monté sur roulements à billes
- Transformateur 4 tensions (réf. 10102) :
10 / 12 / 15 / 18 volts CC ÷ 48 VA
- Support (réf. 10109) : tout métal, réglable en X, Y et Z
- Etau (réf. 10110)

PERCEUSE TURBO 4 PLUS : ELLE CREUSE L'ÉCART A TOUTES VITESSES

Pratique, légère, robuste, toujours à portée de la main, la mini-perceuse Turbo 4 Plus est vraiment l'outil performant pour effectuer tous vos travaux très délicats sur du métal, du plastique, du bois, du verre...
Fabriquée en France par CEF, la gamme MINILOR



comprend un ensemble de machines et d'outils qui s'adaptent à toutes les exigences : percer - scier - tourner - fraiser - couper - poncer - graver - polir... Cette gamme cohérente, décrite sur tarifs et documentation complets et précis, est commercialisée par :

La qualité sur stock au meilleur prix **SOAMET s.a.**

10, bd F.-Hostachy, 78290 Croissy-sur-Seine. Tél. : (1) 39.76.24.37 / 45.72

DAYLIGHT

SPECIAL ECOLES COLLEGES LYCEES TECHNIQUES


UNE SELECTION DE REALISATIONS D'INITIATION A L'ELECTRONIQUE AUX MEILLEURS PRIX

Chaque montage comprend :

Les composants électroniques, le circuit imprimé gravé
et étamé, éventuellement un boîtier en PVC sérigraphié

PRIX UNITAIRE TTC QUANTITATIF

REF	DESIGNATION	EMBALLAGE			BOITIER
		1 à 9	10 à 50	50 ET +	
E 1	Gradateur de lumière	31.-	27.-	24.-	11.-
E 2	Sablier sortie Buzzer	47.-	42.-	38.-	11.-
E 3	Labyrinthe électronique	33.-	29.-	26.-	-
E 4	Instrument de musique	45.-	40.-	36.-	-
E 5	Clap Interrupteur 220 V	68.-	58.-	52.-	12.-
E 6	Temporisateur Parcètre	68.-	58.-	52.-	12.-
E 7	Serrure codée 4 chiffres	79.-	69.-	62.-	13.-
E 8	Initiales clignotantes	19.-	16.-	14.-	-
E 9	Guirlande Sapin	48.-	42.-	38.-	-
E 10	Thermomètre 16 leds	82.-	72.-	66.-	-
E 11	Voltmètre digital 0 à 99 V	120.-	100.-	90.-	14.-
E 12	Modulateur 3 canaux Micro	90.-	78.-	70.-	15.-
E 13	Gradateur à touches Control	78.-	67.-	60.-	-
E 14	Etoile clignotante 6 leds	31.-	27.-	24.-	-
E 15	Antivol Moto/Auto/Maison	52.-	44.-	40.-	12.-
E 16	Balise clignotante	37.-	31.-	28.-	15.-

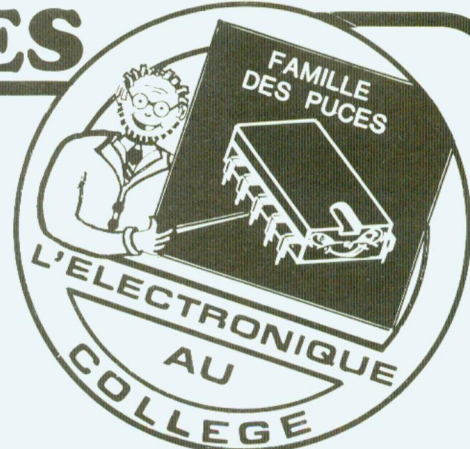


Pour en savoir plus,
pour tout vos problèmes

D'APPROVISIONNEMENTS,
PIÈCES ÉLECTRONIQUES, OUTILLAGE,
RÉALISATION CIRCUIT IMPRIMÉ,
MÉSURE, PVC, VISSERIE,
CONDITIONNEMENT EXAMENS, etc.
Consulter notre

CATALOGUE
GRATUIT
SPECIAL ECOLE
LYCEE
COLLEGE*


INSOLEUSE «UV 2»

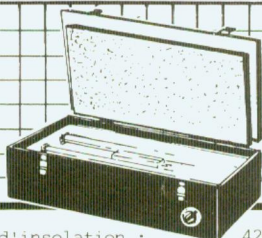

Format d'insolation : 420 x 210 mm
2 Tubes UV, supports, ballast,
starter avec minuterie de 0 à 7 minutes
faisant interrupteur, glace, visserie,
cordon, mousse presse-circuit

UV 2 en Kit 720.- F
UV 2 en ordre de marche 790.- F


«ROTOJET 1 ET 2»

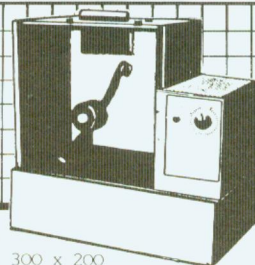

Format de Gravure : 300 x 200
Minuterie coupe circuit
Bac perchlo amovible
Pulvérisation Rotatif

ROTOJET 1 : simple face 5400.- F
ROTOJET 2 : double face 7300.- F

INSOLEUSE «UV 4»

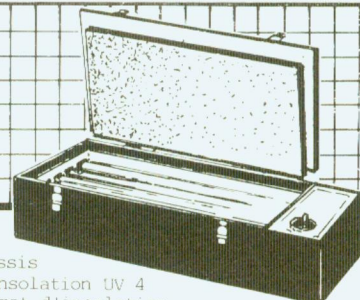

Chassis
d'insolation UV 4
Format d'insolation
420 x 210 mm
Puissance : 60 W (4 tubes 15 W)

UV 4 en ordre de marche 1800.- F


ALIMENTATIONS «AL»

AL 1 - Alimentation réglable de 1 à 15 V/1,5 A
Sortie 15 V/20 VA pour perceuse
Voltmètre de contrôle 320.- F

AL 2 - Alimentation réglable de 3 à 24 V/1,5 A
Voltmètre et Ampèremètre de contrôle 590.- F

GRAPID 2

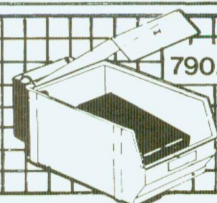Graveuse à mousse
de perchlorure
simple ou double face
Surface de gravure :
190 x 240 mm
Chauffage thermostaté



790.- F

* Envoi gratuit à votre établissement sur simple demande

MONSIEUR
MADAME

PROFESSEUR A :
(ETABLISSEMENT)

ADRESSE

Désire recevoir CATALOGUE SPECIAL ECOLE

A RETOURNER A : E L E C T R O M E

Z.I. Bougainville Bd. Alfred Daney 33300 Bordeaux

THERMOMÈTRES



digithermo

PRÉCISION 0,1 °C
de -19,9 à +69,9°

Ce nouveau thermomètre peut être considéré comme une véritable centrale de mesure. Disposant d'une sonde intégrée au boîtier et d'une sonde externe (longueur du fil 2 mètres), cet appareil est capable de déclencher une alarme sonore si un seuil haut ou bas, est dépassé par l'une des sondes. Ces températures de seuil sont programmables. Une horloge est également intégrée.

339 F TTC



DIGITAUX «LUTRON»

De -50° à +750 °C, ces thermomètres, équipés de sondes NiCr-NiAl atteignent des précisions de l'ordre de 0,75 % pour des mesures de 750 °C. Leurs afficheurs sont des LCD de 3 1/2 digits. Légers, le TM 901 C ne pèse que 120 g. Voici des outils indispensables à tous ceux dont l'activité gravite autour du chaud et du froid.

TM 901 C **866 F TTC**
TM 902 C **990 F TTC**

COFFRET DE 5 PINCES

5 pinces dont :
1 tenaille, 1 pince coupante, 1 pince droite, 1 pince coudée, 1 pince à bec carré.
Indispensable pour tous les travaux électroniques.

L'ENSEMBLE

89 F TTC

LA MESURE C'EST PENTA ET ÇA DÉMÉNAGE



CROTECH 3031

1 x 20 MHz
Sensibilité 2 mV/div
Balayage mini 40 nS/div
Livré avec sonde. Garantie 1 an.


2 389 F TTC



HUNG CHANG OS 620

2 x 20 MHz
Sensibilité 5 mV/div
Balayage mini 40 nS/div
Livré avec sonde. Garantie 1 an.

2 990 F TTC

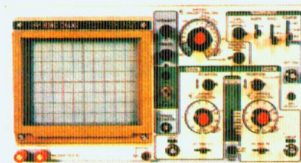

LINEAIRES

78 P 05	144,00	CA 3161	25,90
AD1 N05	115,20	UAA 1003-3	150,00
MF10	64,80	MC 3301	8,50
11 C 90	169,00	TMS1122	99,00
UA 96 H 90	99,40	MC 3302	8,40
78 H 12	128,00	MC 3403	10,80
AD1 D12	124,80	MC 4004	86,00
SO 41 P	18,90	MC 4044	86,00
SO 42 P	21,00	MC 4100	14,50
TL 071	5,20	MC 4102	16,80
TL 072	5,00	MC 4136	23,50
TL 074	9,90	MC 4222	24,50
TL 081	5,20	MC 4330A	38,20
TL 082	5,00	MC 4330	38,20
TL 084	9,40	MC 4332	24,50
TL 114	142,00	MC 4332	24,50
L 120	38,50	MC 4332	24,50
UAA 170	25,50	MC 4332	24,50
UAA 180	25,50	MC 4332	24,50
L 200	13,20	MC 4332	24,50
CR 200	39,60	MC 4332	24,50
SFC 200	46,20	MC 4332	24,50
SR 210	59,50	MC 4332	24,50
LF 351	10,80	MC 4332	24,50
LF 353	7,60	MC 4332	24,50
LF 356	9,50	MC 4332	24,50
LF 357	13,90	MC 4332	24,50
TL 431	5,50	MC 4332	24,50
TL 437	19,20	MC 4332	24,50
SA80529	42,10	MC 4332	24,50
NE 529	28,30	MC 4332	24,50
NE 556	3,50	MC 4332	24,50
NE 556	16,00	MC 4332	24,50
NE 558	34,90	MC 4332	24,50
NE 570	49,90	MC 4332	24,50
UPC 575	18,25	MC 4332	24,50
SA80600	48,00	MC 4332	24,50
LM 710	12,90	MC 4332	24,50

CIRCUITS INTEGRES TTL

74 LS00	1,75	74 LS125	2,45	74 LS322	34,20
74 LS01	1,80	74 LS126	2,45	74 LS323	20,90
74 LS02	1,75	74 LS128	6,50	74 LS324	8,50
74 LS03	1,75	74 LS132	2,45	74 LS340	14,50
74 LS04	1,90	74 LS133	8,90	74 LS341	9,10
74 LS05	1,70	74 LS136	2,45	74 LS344	24,00
74 LS06	7,50	74 LS138	3,80	74 LS373	6,30
74 LS07	7,80	74 LS139	3,90	74 LS374	6,35
74 LS08	2,20	74 LS140	1,75	74 LS375	8,25
74 LS09	2,20	74 LS145	8,80	74 LS377	5,90
74 LS10	2,20	74 LS147	11,70	74 LS378	4,95
74 LS11	2,20	74 LS148	8,20	74 LS379	5,90
74 LS12	2,20	74 LS150	15,90	74 LS386	11,90
74 LS13	2,60	74 LS151	3,80	74 LS390	4,90
74 LS14	2,80	74 LS153	3,90	74 LS393	4,90
74 LS16	6,90	74 LS154	9,90	74 LS395	7,90
74 LS17	7,90	74 LS155	4,80	74 LS398	17,90
74 LS20	2,45	74 LS156	4,80	74 LS941	12,40
74 LS21	2,10	74 LS157	4,50	74 LS640	17,80
74 LS22	2,45	74 LS158	4,80	74 LS645	16,10
74 LS23	5,00	74 LS160	4,80	74 LS670	8,30
74 LS24	4,90	74 LS161	4,80	74 S 00	8,40
74 LS26	2,85	74 LS162	4,80	74 S 04	8,80
74 LS27	2,45	74 LS163	4,80	74 S 05	12,90
74 LS28	2,60	74 LS164	4,80	74 S 08	9,40
74 LS29	2,25	74 LS165	7,80	74 S 32	12,90
74 LS32	2,25	74 LS166	7,30	74 S 40	8,20
74 LS37	2,85	74 LS167	19,50	74 S 64	9,70
74 LS38	2,60	74 LS170	4,80	74 S 74	13,90
74 LS42	3,90	74 LS172	7,10	74 S 86	13,90
74 LS43	7,80	74 LS173	4,80	74 S 112	9,80
74 LS44	9,60	74 LS174	4,80	74 S 124	29,50
74 LS45	15,50	74 LS175	4,80	74 S 129	15,50
74 LS46	8,70	74 LS180	8,90	74 S 129	15,50
74 LS47	6,70	74 LS181	11,50	74 S 158	19,50
74 LS48	9,50	74 LS182	11,80	74 S 174	38,50
74 LS50	4,20	74 LS183	11,80	74 S 175	9,80
74 LS51	2,60	74 LS191	5,80	74 S 182	27,50
74 LS53	2,80	74 LS192	5,20	74 S 188	36,00
74 LS54	2,40	74 LS193	4,70	74 S 194	18,10
74 LS55	4,50	74 LS194	4,70	74 S 201	34,20
74 LS56	4,80	74 LS195	4,60	74 S 201	34,20
74 LS70	3,70	74 LS196	4,60	74 S 241	16,50
74 LS72	3,90	74 LS197	12,40	74 S 244	14,90
74 LS73	3,40	74 LS198	15,50	74 S 253	21,00
74 LS74	2,80	74 LS199	14,80	74 S 257	21,45
74 LS75	3,85	74 LS221	5,80	74 S 280	25,50
74 LS76	3,55	74 LS240	5,30	74 S 373	19,50
74 LS80	8,00	74 LS241	6,40	74 S 374	31,50
74 LS81	12,00	74 LS242	6,40	74 S 381	23,10
74 LS83	3,95	74 LS243	6,10	74 S 531	27,10
74 LS85	3,95	74 LS244	6,80	74 S 533	23,10
74 LS86	2,45	74 LS245	7,40	74 S 533	23,10
74 LS89	3,95	74 LS246	7,40	74 S 533	23,10
74 LS90	4,45	74 LS257	4,80	74 S 533	23,10
74 LS91	4,45	74 LS258	4,80	74 S 533	23,10
74 LS92	4,45	74 LS259	6,30	74 S 533	23,10
74 LS93	4,45	74 LS260	6,30	74 S 533	23,10
74 LS94	7,90	74 LS261	6,30	74 S 533	23,10
74 LS95	4,45	74 LS262	6,30	74 S 533	23,10
74 LS96	6,80	74 LS263	6,30	74 S 533	23,10
74 LS100	17,40	74 LS264	6,30	74 S 533	23,10
74 LS107	3,40	74 LS265	6,30	74 S 533	23,10
74 LS109	3,40	74 LS266	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS267	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS268	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS269	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS270	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS271	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS272	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS273	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS274	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS275	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS276	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS277	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS278	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS279	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS280	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS281	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS282	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS283	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS284	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS285	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS286	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS287	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS288	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS289	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS290	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS291	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS292	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS293	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS294	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS295	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS296	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS297	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS298	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS299	6,30	74 S 533	23,10
74 LS112	2,80	74 LS300	6,30	74 S 533	23,10

MICROPROCESSEURS

N 8T 26	19,40	MM 4104	53,80	INS8165	64,80
N 8T 28	19,40	MM 4111	15,90	81 LS95	24,80
N 8T 95	5,00	MM 4118	47,50	81 LS96	28,00
N 8T 97	5,00	MM 4164	17,00	81 LS97	26,00
N 8T 98	5,00	MM 4165	17,00	81 LS98	26,00
74 S287	55,30	MM 4516	50,00	MI 8212	26,40
EF 3340	78,80	MM 5841	48,00	MI 8214	53,50
EF 3341	78,80	MM 5842	48,00	MI 8216	33,50
EF 3342	78,80	MM 5843	48,00	MI 8218	33,50
EF 3343	78,80	MM 5844	48,00	MI 8220	33,50
EF 3344	78,80	MM 5845	48,00	MI 8222	33,50
EF 3345	78,80	MM 5846	48,00	MI 8224	33,50
EF 3346	78,80	MM 5847	48,00	MI 8226	33,50
EF 3347	78,80	MM 5848	48,00	MI 8228	33,50
EF 3348	78,80	MM 5849	48,00	MI 8230	33,50
EF 3349	78,80	MM 5850	48,00	MI 8232	33,50
EF 3350	78,80	MM 5851	48,00	MI 8234	33,50
EF 3351	78,80	MM 5852	48,00	MI 8236	33,50
EF 3352	78,80	MM 5853	48,00	MI 8238	33,50
EF 3353	78,80	MM 5854	48,00	MI 8240	33,50
EF 3354	78,80	MM 5855	48,00	MI 8242	33,50
EF 3355	78,80	MM 5856	48,00	MI 8244	33,50
EF 3356	78,80	MM 5857	48,00	MI 8246	33,50
EF 3357	78,80	MM 5858	48,00	MI 8248	33,50
EF 3358	78,80	MM 5859	48,00	MI 8250	33,50
EF 3359	78,80	MM 5860	48,00	MI 8252	33,50
EF 3360	78,80	MM 5861	48,00	MI 8254	33,50
EF 3361	78,80	MM 5862	48,00	MI 8256	33,50
EF 3362	78,80	MM 5863	48,00	MI 8258	33,50
EF 3363	78,80	MM 5864	48,00	MI 8260	33,50
EF 3364	78,80	MM 5865	48,00	MI 8262	33,50
EF 3365	78,80	MM 5866	48,00	MI 8264	33,50
EF 3366	78,80	MM 5867	48,00	MI 8266	33,50
EF 3367	78,80	MM 5868	48,00	MI 8268	33,50
EF 3368	78,80	MM 5869	48,00	MI 8270	33,50
EF 3369	78,80	MM 5870	48,00	MI 8272	33,50
EF 3370	78,80	MM 5871	48,00	MI 8274	33,50
EF 3371	78,80	MM 5872	48,00	MI 8276	33,50
EF 3372	78,80	MM 5873	48,00	MI 8278	33,50
EF 3373	78,80	MM 5874	48,00	MI 8280	33,50
EF 3374	78,80	MM 5875	48,00	MI 8282	33,50
EF 3375	78,80	MM 5876	48,00	MI 8284	33,50
EF 3376	78,80	MM 5877	48,00	MI 8286	33,50
EF 3377	78,80	MM 5878	48,00	MI 8288	33,50
EF 3378	78,80	MM 5879	48,00	MI 8290	33,50
EF 3379	78,80	MM 5880	48,00	MI 8292	33,50
EF 3380	78,80	MM 5881	48,00	MI 8294	33,50
EF 3381	78,80	MM 5882	48,00	MI 8296	33,50
EF 3382	78,80	MM 5883	48,00	MI 8298	33,50
EF 3383	78,80	MM 5884	48,00	MI 8300	33,50
EF 3384	78,80	MM 5885	48,00	MI 8302	33,50
EF 3385	78,80	MM 5886	48,00	MI 8304	33,50
EF 3386	78,80	MM 5887	48,00	MI 8306	33,50
EF 3387	78,80	MM 5888	48,00	MI 8308	33,50
EF 3388	78,80	MM 5889	48,00	MI 8310	33,50
EF 3389	78,80	MM 5890	48,00	MI 8312	33,50
EF 3390	78,80	MM 5891	48,00	MI 8314	33,50
EF 3391	78,80	MM 5892	48,00	MI 8316	33,50
EF 3392	78,80	MM 5893	48,00	MI 8318	33,50
EF 3393	78,80	MM 5894	48,00	MI 8320	33,50
EF 3394	78,80	MM 5895	48,00	MI 8322	33,50
EF 3395	78,80	MM 5896	48,00	MI 8324	33,50
EF 3396	78,80	MM 5897	48,00	MI 8326	33,50
EF 3397	78,80	MM 5898	48,00	MI 8328	33,50
EF 3398	78,80	MM 5899	48,00	MI 8330	33,50
EF 3399	78,80	MM 5900	48,00	MI 8332	33,50
EF 3400	78,80	MM 5901	48,00	MI 8334	33,50
EF 3401	78,80	MM 5902	48,00	MI 8336	33,50
EF 3402	78,80	MM 5903	48,00	MI 8338	33,50
EF 3403	78,80	MM 5904	48,00	MI 8340	33,50
EF 3404	78,80	MM 5905	48,00	MI 8342	33,50
EF 3405	78,80	MM 5906	48,00	MI 8344	33,50
EF 3406	78,80	MM 5907	48,00	MI 8346	33,50
EF 3407	78,80	MM 5908	48,00	MI 8348	33,50
EF 3408	78,80	MM 5909	48,00	MI 8350	33,50
EF 3409	78,80	MM 5910	48,00	MI 8352	33,50
EF 3410	78,80	MM 5911	48,00	MI 8354	33,50
EF 3411	78,80	MM 5912	48,00	MI 8356	33,50
EF 3412	78,80	MM 5913	48,00	MI 8358	33,50
EF 3413	78,80	MM 5914	48,00	MI 8360	33,50
EF 3414	78,80	MM 5915	48,00	MI 8362	33,50
EF 3415	78,80	MM 5916	48,00	MI 8364	33,50
EF 3416	78,80	MM 5917	48,00	MI 8366	33,50
EF 3417	78,80	MM 5918	48,00	MI 8368	33,50
EF 3418	78,80	MM 5919	48,00	MI 8370	33,50
EF 3419	78,80	MM 5920	48,00	MI 8372	33,50
EF 3420	78,80	MM 5921	48,00	MI 8374	33,50
EF 3421	78,80	MM 5922	48,00	MI 8376	33,50
EF 3422	78,80	MM 5923	48,00	MI 8378	33,50
EF 3423	78,80	MM 5924	48,00	MI 8380	33,50
EF 3424	78,80	MM 5925	48,00	MI 8382	33,50
EF 3425	78,80	MM 5926	48,00	MI 8384	33,50
EF 3426	78,80	MM 5927	48,00	MI 8386	33,50
EF 3427	78,80	MM 5928	48,00	MI 8388	33,50
EF 3428	78,80	MM 5929	48,00	MI 8390	33,50
EF 3429	78,80	MM 5930	48,00	MI 8392	33,50
EF 3430	78,80	MM 5931	48,00	MI 8394	33,50
EF 3431	78,80	MM 5932	48,00	MI 8396	33,50
EF 3432	78,80	MM 5933	48,00	MI 8398	33,50
EF 3433	78,80	MM 5934	48,00	MI 8400	33,50
EF 3434	78,80	MM 5935	48,00	MI 8402	33,50
EF 3435	78,80	MM 5936	48,00	MI 8404	33,50
EF 3436	78,80	MM 5937	48,00	MI 8406	33,50
EF 3437	78,80	MM 5938	48,00	MI 8408	33,50
EF 3438	78,80	MM 5939	48,00	MI 8410	33,50
EF 3439	78,80	MM 5940	48,00	MI 8412	33,50
EF 3440	78,80	MM 5941	48,00	MI 8414	33,50
EF 3441	78,80	MM 5942	48,00	MI 8416	33,50
EF 3442	78,80	MM 5943	48,00	MI 8418	33,50
EF 3443	78,80	MM 5944	48,00	MI 8420	33,50
EF 3444	78,80	MM 5945	48,00	MI 8422	33,50
EF 3445	78,80	MM 5946	48,00	MI 8424	33,50
EF 3446	78,80	MM 5947	48,00	MI 8426	33,50
EF 3447	78,80	MM 5948	48,00	MI 8428	33,50
EF 3448	78,80	MM 5949	48,00	MI 8430	33,50
EF 3449	78,80	MM 5950	48,00	MI 8432	33,50
EF 3450	78,80	MM 5951	48,00	MI 8434	33,50
EF 3451	78,80	MM 5952	48,00	MI 8436	33,50
EF 3452	78,80	MM 5953	48,00	MI 8438	33,50
EF 3453	78,80	MM 5954	48,00	MI 8440	33,50
EF 3454	78,80	MM 5955	48,00	MI 8442	33,50
EF 3455	78,80	MM 5956	48,00	MI 8444	33,50
EF 3456	78,80	MM 5957	48,00	MI 8446	33,50
EF 3457	78,80	MM 5958	48,00	MI 8448	33,50
EF 3458	78,80	MM 5959	48,00	MI 8450	33,50
EF 3459	78,80	MM 5960	48,00	MI 8452	33,50
EF 3460	78,80	MM 5961	48,00	MI 8454	33,50
EF 3461	78,80	MM 5962	48,00	MI 8456	33,50
EF 3462	78,80	MM 5963	48,00	MI 8458	33,50
EF 3463	78,80	MM 5964	48,00	MI 8460	33,50
EF 3464	78,80	MM 5965	48,00	MI 8462	33,50
EF 3465	78,80	MM 5966	48,00	MI 8464	33,50
EF 3466	78,80	MM 5967	48,00	MI 8466	33,50
EF 3467	78,80	MM 5968	48,00	MI 8468	33,50
EF 3468	78,80	MM 5969	48,00	MI 8470	33,50
EF 3469	78,80	MM 5970	48,00	MI 8472	33,50
EF 3470	78,80	MM 5971	48,00	MI 8474	33,50
EF 3471	78,80	MM 5972	48,00	MI 8476	33,50
EF 3472	78,80	MM 5973	48,00	MI 8478	33,50
EF 3473	78,80	MM 5974	48,00	MI 8480	33,50
EF 3474	78,80	MM 5975	48,00	MI 8482	33,50
EF 3475	78,80	MM 5976	48,00	MI 8484	33,50
EF 3476	78,80	MM 5977	48,00	MI 8486	33,50
EF 3477	78,80	MM 5978	48,00	MI 8488	33,50
EF 3478	78,80	MM 5979	48,00	MI 8490	33,50
EF 3479	78,80	MM 5980	48,00	MI 8492	33,50
EF 3480	78,80	MM 5981	48,00	MI 8494	33,50
EF 3481	78,80	MM 5982	48,00	MI 8496	33,50
EF 3482	78,80	MM 5983	48,00	MI 8498	33,50
EF 3483	78,80	MM 5984	48,00	MI 8500	33,50
EF 3484	78,80	MM 5985	48,00	MI 8502	33,50
EF 3485	78,80	MM 5986	48,00	MI 8504	33,50
EF 3486	78,80	MM 5987	48,00	MI 8506	33,50
EF 3487	78,80	MM 5988	48,00	MI 8508	33,50
EF 3488	78,80	MM 5989	48,00	MI 8510	33,50
EF 3489	78,80	MM 5990	48,00	MI 8512	33,50
EF 3490	78,80	MM 5991	48,00	MI 8514	33,50
EF 3491	78,80	MM 5992	48,00	MI 8516	33,50
EF 3492	78,80	MM 5993	48,00	MI 8518	33,50
EF 3493	78,80	MM 5994	48,00	MI 8520	33,50
EF 3494	78,80	MM 5995	48,00	MI 8522	33,50
EF 3495	78,80	MM 5996	48,00	MI 8524	33,50
EF 3496	78,80	MM 5997	48,00	MI 8526	33,50
EF 3497	78,80	MM 5998	48,00	MI 8528	33,50
EF 3498	78,80	MM 5999	48,00	MI 8530	33,50
EF 3499	78,80	MM 6000	48,00	MI 8532	33,50
EF 3500	78,80	MM 6001	48,00	MI 8534	33,50
EF 3501	78,80	MM 6002	48,00	MI 8536	33,50
EF 3502	78,80	MM 6003	48,00	MI 8538	33,50
EF 3503	78,80	MM 6004	48,00	MI 8540	33,50
EF 3504	78,80	MM 6005	48,00	MI 8542	33,50
EF 3505	78,80	MM 6006	48,00	MI 8544	33,50
EF 3506	78,80	MM 6007	48,00	MI 8546	33,50
EF 3507	78,80	MM 6008	48,00	MI 8548	33,50
EF 3508	78,80	MM 6009	48,00	MI 8550	33,50
EF 3509	78,80	MM 6010	48,00	MI 8552	33,50
EF 3510	78,80	MM 6011	48,00	MI 8554	33,50
EF 3511	78,80	MM 6012	48,00	MI 8556	33,50
EF 3512	78,80	MM 6013	48,00	MI 8558	33,50
EF 3513	78,80	MM 6014	48,00	MI 8560	33,50
EF 3514	78,80	MM 6015	48,00	MI 8562	33,50
EF 3515	78,80	MM 6016	48,00	MI 8564	33,50
EF 3516	78,80	MM 6017	48,00	MI 8566	33,50
EF 3517	78,80	MM 6018	48,00	MI 8568	33,50
EF 3518	78,80	MM 6019	48,00	MI 8570	33,50

HAMEG HM 203/6

2 x 20 MHz
Sensibilité 2 mV/div
Balayage mini 20 nS/div
Livré avec 2 sondes. Garantie 2 ans.

3 990^FTTC



HAMEG HM 605

2 x 60 MHz
Sensibilité 1 mV/div
Balayage mini 10 nS/div
Livré avec 2 sondes. Garantie 2 ans.

7 390^FTTC



HAMEG HM 204

2 x 20 MHz
Sensibilité 1 mV/div
Balayage mini 10 nS/div
Livré avec 2 sondes. Garantie 2 ans.

5 480^FTTC

TEKTRONIX 2225

2 x 50 MHz
Sensibilité 500 µV/div
Balayage mini 5 nS/div
Livré avec 2 sondes. Garantie 3 ans.

7 495^FHT



Penta 8

Penta 13

Penta 16

Penta 69

36, rue de Turin, 75008 Paris (magasin). Tél. : 42.93.41.33
Métro : Clélie, St-Lazare Place Clélie

10, bd Arago, 75013 Paris. Tél. : 43.36.26.05. Métro : Gobelins
(service correspondance et magasin)

5, rue Maurice Bourdet, 75016 Paris (magasin). Tél. : 45.24.23.16. Téléc. : 614.789
(Pont de Grenelle). Métro : Charles-Michel

7, av. Jean-Jaures, 69007 Lyon
Tél. : 16.72.73.10.99

SPECIAL TV - SPECIAL TV - SPECIAL TV


ANTENNE ACTIVE COULEUR



Cette antenne est spécialement conçue pour une utilisation en extérieur. Sa conception la destine aux bateaux, aux caravanes ou au camping...
L'alimentation du préamplificateur à faible facteur de bruit (soufflé) peut se faire soit en 110/220 V - 50 Hz, soit en courant continu de 12 V - 65 mA. En regard de ses performances, ses dimensions réduites étonnent compte tenu des efforts qu'elle fournit.
Gain : UHF de 20 à 24 dB, VHF de 24 à 26 dB.
Rapport AVIAR : UHF 16 dB, VHF 0 dB.
Dimensions : 680 x 470 x 50 mm.
Poids : 950 g.

398^FTTC

ANTENNES INTÉRIEURES

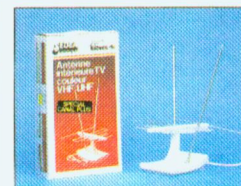

Antenne VHF/UHF couleur (spéciale CANAL +)
145^FTTC

Cette antenne spécialement conçue pour la réception des signaux faibles a déjà permis à de nombreux foyers, défavorisés par une position géographique difficile, de capter CANAL +. Elle comprend 5 éléments et 2 foyers.

Gain : VHF 5 dB - UHF 8 dB
Antenne radar 7000

292^FTTC

Antenne de type parabolique.....**392^FTTC**

KIT ANTENNE CANAL +



Ce kit comprend une antenne large bande LO 5 à 10, équipée de 7 éléments (elle reçoit les signaux polarisés horizontalement ou verticalement), un coupleur VHF/UHF, 5 mètres de câble coaxial et un rouleau d'adhésif. Grâce à ce kit, recevez chez vous CANAL + et les autres chaînes privées sans problème. Bien sûr, cette antenne ne décode pas CANAL + mais assure la réception de ses images dans les meilleures conditions possibles aux heureux possesseurs du décodeur adéquate.

Prix :**244^FTTC**

AMPLI-PRÉAMPLI UHF/VHF




Lorsque plusieurs postes de télévision se partagent une prise d'antenne, on assiste toujours à une chute du signal et un assombrissement de l'écran. Pour une installation collective, il est nécessaire de faire appel à un amplificateur de qualité, tel celui de la série SAT 90 qui utilise une technologie de pointe à base de microchips, qui lui confère une meilleure largeur de bande, grâce aux inductances et capacités parasites plus faibles. La fréquence maximum amplifiée se situe vers 1 GHz. Elle permet de transmettre la première conversion de fréquence des antennes paraboliques.

Ampli large bande avec alimentation incorporée 220 V, 50 Hz...**272^FTTC**

Ampli UHF/VHF pour installation collective.....**990^FTTC**
Pour résoudre tous vos problèmes, nous disposons d'une dizaine de modèles d'ampli-préampli UHF/VHF de 187 FTTC à 990 FTTC.

ANTENNES EXTÉRIEURES SYMÉTRISÉES

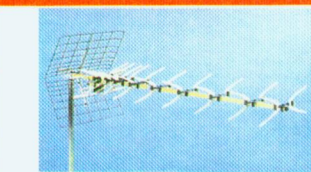

Antennes UHF symétrisées élément en X

SL 43.....**270^FTTC**


Pentafonic propose toute une gamme d'antennes de toit UHF et VHF symétrisées type YAGI et PANGY, capables de résoudre tous vos problèmes de réception à des prix PENTA. Nous sommes des spécialistes, consultez-nous.

Antenne type YAGI (14 éléments) UHF.....**153^FTTC**

Antenne type YAGI (22 éléments) VHF.....**260^FTTC**

Antenne PANGY (28 éléments) UHF large bande.....**327^FTTC**

DÉRIVATEURS ET ACCESSOIRES

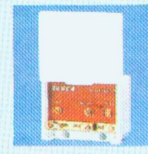

Répártiteur extérieur

45,80^FTTC

Séparateur AM-FM

39,00^FTTC

Et puis PENTA c'est une foule de petits accessoires qui vont vous simplifier la vie. Tel : Répártiteur intérieur 2 sorties.....**62,80^FTTC**

PANTEC LE MICROPROCESSEUR



MARCO POLO.....**1 490^FTTC**

Mettre un microprocesseur dans un multimètre pour obtenir un confort de mesure jamais atteint, des possibilités de mesure telles que 3 mémoires, c'est l'idée qui précède la naissance du Marco Polo. C'est disposer, en plus, d'une horloge interne qui peut déterminer un intervalle de temps sur la base duquel vous pouvez réaliser des mesures d'échantillonnage sur un signal d'entrée avec leur mémorisation automatique.
L'appareil possède deux échelles, une numérique et une analogique. La commutation de gamme se fait automatiquement ou manuellement, au choix. En fonction manuelle, une indication visuelle et sonore signale la nécessité de changer de gamme pour une meilleure lecture. L'affichage (4 000 points) est de 3 3/4 digits, plus 16 indications LCD.

KINGDOM «MILITAIRE»



KD 508

358^FTTC

KD 568

560^FTTC

KD 615

638^FTTC

Militaire ? Pour qu'un appareil soit homologué par une armée, quel qu'en soit le pays, il doit correspondre à des spécifications bien particulières pour le choix des matériaux qui le composent en fonction de l'environnement dans lequel il sera utilisé. La série KD est le fruit de recherches très poussées sur le fonctionnement des multimètres en condition extrême, comme 80 % d'humidité par exemple. Les KD 508 et KD 568 sont également des testeurs de transistors.

LUTRON DIGITAL MULTIMETER



DM 6015

1 046^FTTC

DM 6016

760^FTTC

DM 6018

892^FTTC

La mesure «made in japan» n'a pas fini de nous étonner. Il y a quelques années les capacitances, transistors et les multimètres étaient rares donc chers. Aujourd'hui LUTRON vous présente sa gamme d'appareils répondant aux spécifications les plus pointues : le DM 6015 avec pince ampèremétrique ou bien le DM 6018 avec sa sonde de température allant de -50° à +750° C. Le DM 6016 cumule les fonctions de transistor testeur, capacitance et plus des mesures habituelles d'un multimètre pour moins de 800 F.

BBC UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE MULTIMÈTRES



M 2030

1 455^FTTC

M 2031

1 810^FTTC

M 2032

1 990^FTTC

Pour séduire, BBC a inclus le meilleur de la technique dans un design tabulaire, imaginé par un styliste de talent. Ces multimètres sont de véritables sculptures contemporaines. Pour parfaire le chef d'œuvre, les ingénieurs de chez BBC ont investi tout leur savoir dans la série M qui regroupe les dernières innovations technologiques du moment. Dès aujourd'hui ces appareils sont en démonstration et disponibles à des prix PENTA.

3 sorties.....	79,00^FTTC
4 sorties.....	93,00^FTTC
Répártiteur extérieur 2 sorties.....	45,80^FTTC
3 sorties.....	55,00^FTTC
4 sorties.....	69,00^FTTC
Coupleur 2 entrées VHF/UHF.....	42,10^FTTC

PANTEC MICROS MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES



PAN 35

329^FTTC

PAN 35 C

370^FTTC

ZIP

626^FTTC

Réduire un multimètre à la taille d'une carte de crédit comme le PAN 35 ou à celle d'un gros feutre pour le ZIP, c'est le travail de miniaturisation qu'ont réalisé les ingénieurs de chez PANTEC. Équipés d'une commutation de gamme automatique, ces multimètres très complets possèdent des avantages tels qu'une montre à quartz intégrée, équipée d'un chronomètre. Ces petites merveilles de technologie sont, en plus, d'un prix très abordable chez PENTA.

METEX L'EXTERMINATEUR



M-3650

690^FTTC

Ce multimètre est un tueur de laboratoire. Les amateurs les plus avertis possèdent un transistomètre, un capacitance, un voltmètre, un ampèremètre, un résistomètre, un ohmmètre et un grand atelier pour utiliser cette armée d'appareils.
Le M-3650 lui réunit toutes ces fonctions plus quelques autres et tient dans la main. Son afficheur à cristaux liquides est d'une clarté exceptionnelle grâce à ses dimensions peu communes. Toutes les indications de gamme nécessaires à l'utilisateur apparaissent à l'écran, d'un seul coup d'œil, tout en regardant votre mesure, vous connaissez l'échelle et la fonction.
Le commutateur rotatif d'un maniement précis évite toutes erreurs de gamme : les contacts pour les condensateurs et les transistors acceptent la plupart des écarts de 7°. Ce multimètre va transformer votre laboratoire à un prix PENTA.

PANTEC SERIE ANALOGIQUE



L'analogique a encore ses adeptes et pour cause ! Lorsqu'on observe les multimètres PANTEC, que l'on connaît leurs caractéristiques et le soin extrême apporté à leur fabrication, c'est compréhensible. En outre, leurs prix très étudiés rendent ces appareils de haute qualité très accessibles.

BANANA.....**333^FTTC**

PROFI.....**333^FTTC**

CHALLENGER.....**614^FTTC**

EXPLORER.....**685^FTTC**

BBC UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE MULTIMÈTRES



M 2004.....**1138^FTTC**

M 2005.....**1340^FTTC**

M 2006.....**1648^FTTC**

Le souhait universel des praticiens consciencieux est de pouvoir compter sur leur matériel. Il est exaucé ! En effet, qu'ils soient employés dans l'artisanat, la production, la mise au point, dans un service de maintenance ou de recherche, ces multimètres présentent des avantages nombreux et indéniables. Si vous êtes de ceux qui ont conscience de la qualité des beaux outils, venez les voir chez PENTA, ils valent le détour.

3 entrées BIF/M/III/UHF.....	71,00^FTTC
Tête de dérivation.....	16,00^FTTC
Atténuateur 6 dB, 10 dB, 20 dB.....	12,00^FTTC
Prise radio TV murale.....	49,00^FTTC
Mat d'antenne CADMIE 1,50 m.....	39,00^FTTC
Cerclage double.....	387^FTTC

SPECIAL TV - SPECIAL TV - SPECIAL TV - SPECIAL TV - SPECIAL TV - S

LA BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE DES EDITIONS FREQUENCES

offre des ouvrages techniques **très actuels** rédigés par des auteurs passionnés et impliqués complètement dans le sujet qu'ils traitent.

Vous trouverez soit des études approfondies sur les techniques ou les technologies de votre métier, soit des initiations théoriques et pratiques de techniques ou technologies que vous désirez approcher ou mieux cerner. Vous découvrirez au verso la description des ouvrages récemment parus ainsi que les commentaires sur les additifs d'éventuelles rééditions.

Les titres dont la parution est prochaine sont également mentionnés.

La page suivante comporte la liste complète des titres, leurs codes et leurs prix.



Collection noire (format 165 x 240)

LES SYNTHETISEURS, UNE NOUVELLE LUTHERIE de Claude Gendre - 184 p. - Face au développement spectaculaire des synthétiseurs, grâce à l'électronique numérique, le besoin d'un ouvrage complet accessible et surtout bien informé des dernières ou futures techniques, se faisait ressentir. Le vœu est comblé, en 180 pages.

LES HAUT-PARLEURS de Jean Hiraga - 320 p. - Un gros volume qui connaît un succès constant : bien plus qu'un traité, il s'agit d'une véritable encyclopédie, alliant théorie et pratique, histoire en une mine inépuisable d'informations, reconnue dans le monde entier.

INTRODUCTION A L'AUDIO-NUMERIQUE de Jean-Pierre Picot - 160 p. - C'est le premier ouvrage paru en langue française traitant de l'audio numérique : écrit par un professionnel, avec rigueur et simplicité, il explique brillamment les bases de cette technique : quantification, conversion, formats, codes d'erreurs.

L'OPTIMISATION DES HAUT-PARLEURS ET ENCEINTES ACOUSTIQUES de Charles-Henry Delaleu - 240 p. - Seconde édition améliorée d'un ouvrage fort attendu des passionnés d'électroacoustique. Ce livre permet aux amateurs et aux professionnels de se familiariser avec les rigoureuses techniques de modélisation des haut-parleurs et enceintes acoustiques et d'en mener à bien la réalisation.

LES MAGNETOPHONES de Claude Gendre - 160 p. - Pour tout savoir sur le magnétophone depuis l'avènement de cette mémoire des temps modernes, jusqu'aux enregistreurs numériques, en passant par la cassette «Les magnétophones» est un ouvrage pratique, complet, indispensable à l'amateur d'enregistrement magnétique.

LES MAGNETOSCOPES ET LA TELEVISION de Claude Gendre - 256 p. - Complément direct des «Magnétophones» «Les magnétoscopes et la télévision» débute par un bel historique de la télévision et la description des premiers magnétoscopes. La théorie et la pratique de la capture et de l'enregistrement moderne des images vidéo en sont la teneur essentielle.

L'ELECTRONIQUE DES MICRO-ORDINATEURS de Philippe Faugeras - 128 p. - Cet ouvrage est destiné aux électroniciens désireux d'aborder l'étude du «hard» des micro-ordinateurs. Cette étude s'articule autour du microprocesseur Z-80 très répandu, et en décrit les éléments périphériques : mémoire, clavier, écran, interfaces de toutes sortes.

PERIPHERIQUES : INTERFACES ET TECHNOLOGIE de Philippe Faugeras - 136 p. - Faisant suite à la parution de «L'électronique des micro-ordinateurs», cet ouvrage s'adresse aux électroniciens désireux de s'initier aux montages périphériques des micro-ordinateurs, interfaces en particulier, qui permettent la communication avec monde extérieur.

SELECTION DE L'AUDIOPHILE - TOME 1 : L'ELECTRONIQUE 256 p.

SELECTION DE L'AUDIOPHILE - TOME 2 : LES TRANSDUCTEURS 256 p.

Introuvable aujourd'hui, une sélection des meilleurs articles de la célèbre revue «L'Audiophile». Le tome 1 traite de l'électronique audio à tubes et transistors. Dans un esprit identique, le tome 2 traite du domaine passionnant que constituent les transducteurs en audio.

LE MINI STUDIO de Denis Fortier - 160 p. - Le monde de l'audio évolue... Un secteur d'activité entièrement neuf vient d'apparaître : les mini-studios. L'ouvrage de Denis Fortier, ingénieur du son, aborde le sujet de la manière la plus globale. Après les données physiques indispensables, le choix des maillons, la manière d'installer et d'exploiter.

LES TECHNIQUES DU SON Collectif d'auteurs sous la direction de Denis Mercier - 360 p. - Le Livre des Techniques du Son est le premier ouvrage interdisciplinaire en langue française s'adressant aux professionnels du son.

Réf.	Prix TTC
E 15	140 F
E 01	165 F
E 05	155 F
E 04	154 F
E 02	92 F
E 03	155 F
E 06	150 F
E 22	150 F
E 13	155 F
E 12	165 F
E 25	140 F
E 33	350 F

Collection rouge (format 135 x 210)

CONSEILS ET TOURS DE MAIN EN ELECTRONIQUE de Jean Hiraga 160 p. - Le «dernier coup de patte» apporté à un montage, celui qui fait la différence entre la réalisation approximative et le kit bien fini, ce savoir-faire s'acquiert au fil des ans... ou en parcourant «Conseils et tours de main en électronique».

LES LECTEURS DE COMPACT-DISCS 200 p. - Tout beau, tout nouveau, le lecteur laser. Qu'en est-il réellement ? Pour en savoir plus, un livre traitant du sujet s'imposait. «Les lecteurs de compact-discs» permet de faire son choix parmi 37 modèles testés, analysés, examinés et écoulés.

LEXIQUE DE L'ELECTRONIQUE ANGLAIS-FRANÇAIS de Jean Hiraga - 72 p. - Pour la première fois en électronique, un lexique anglais-français est présenté sous une forme pratique avec en plus des explications techniques, succinctes mais précises. Ce sont plus de 1 500 mots ou termes anglais qui n'auront plus de secret pour vous.

FILTRES ACTIFS ET PASSIFS POUR ENCEINTES ACOUSTIQUES de Charles-Henry Delaleu - 160 p. - Finis les calculs fastidieux et erronés ! Grâce à cet ouvrage, les concepteurs d'enceintes acoustiques gagneront un temps appréciable durant la phase d'étude et de mise au point : 120 abaques et tableaux pour tous types de filtres et d'impédances de HP !

17 MONTAGES ELECTRONIQUES de Bernard Duval - 128 p. - Voici enfin réunies dans un même ouvrage dix-sept descriptions complètes et précises de montages électroniques simples. Il s'agit de réalisations à la portée de tous, dont bon nombre d'exemplaires fonctionnent régulièrement. Les schémas d'implantation et de circuits imprimés sont systématiquement publiés.

WEEK-END PHOTO de Philippe Foie-Dupart - 208 p. - Accessible à tous, «Week-end photo» permet de découvrir de façon simple les différents aspects de la photographie actuelle. Vous y trouverez les bases indispensables pour vous perfectionner, un guide de choix des appareils 24 x 36 et des illustrations abondamment commentées.

L 07	68 F
L 10	130 F
L 09	65 F
L 11	85 F
L 14	95 F
L 20	130 F

Collection jaune (format 210 x 270)

INITIATION A LA ROBOTIQUE 96 p. - Cet ouvrage eut un succès retentissant dès sa sortie. Bien plus qu'un cours d'initiation, il s'agit aussi du premier recueil d'informations, données par les concepteurs, les utilisateurs et les fans de cybernétique enfin réunis.

INITIATION A LA MICRO-INFORMATIQUE COURS 1^{er} CYCLE - LE VOLUME 1 de Claude Polgar - 272 p.

INITIATION A LA MICRO-INFORMATIQUE COURS 1^{er} CYCLE - LE VOLUME 2 de Claude Polgar - 208 p.

INITIATION A LA MICRO-INFORMATIQUE COURS 1^{er} CYCLE - LE VOLUME 3 de Claude Polgar - 250 p.

Passé les premiers remous de la révolution que fut l'avènement de la micro-informatique, il faut bien tenter d'en réunir les enseignements. Une lacune apparaît : celle d'un ouvrage d'initiation à la programmation, universel et complet.

INITIATION A L'ELECTRONIQUE DIGITALE de Philippe Duquesne - 104 p. - Ce cours d'initiation à l'électronique digital est dû à Ph. Duquesne, chargé de cours de microprocesseurs au CNAM. L'objet de cet ouvrage est de présenter les opérateurs logiques et leurs associations. La technologie est évoquée, brièvement, elle aussi.

INITIATION AUX MICROPROCESSEURS de Philippe Duquesne - 136 p. - Du même auteur, Ph. Duquesne, on nous propose cette fois-ci de pénétrer au cœur même de l'ordinateur, de comprendre le fonctionnement de l'élément vital qui est le microprocesseur et enfin de maîtriser l'assembleur, langage du microprocesseur.

INITIATION TV : RECEPTION, PRATIQUE, MESURES, CIRCUITS de Roger-Charles Houzé - 136 p. - Issu d'un cours régulièrement remis à jour, ce livre permet à l'amateur comme au professionnel de se tenir au courant de l'état actuel de la technologie en télévision. De nombreux schémas explicatifs illustrent le contenu du livre.

INITIATION A LA MESURE ELECTRONIQUE de Michel Casabo - 120 p. - Il n'existait pas, jusqu'à présent, un ouvrage couvrant de manière générale mais précise l'ensemble des problèmes relatifs à l'instrumentation et à la méthodologie du laboratoire électronique. C'est chose faite aujourd'hui avec ce volume récemment paru.

INITIATION AUX AMPLIS A TRANSISTORS de Gilles Le Doré - 96 p. - Après un bref historique du transistor, cet ouvrage traite essentiellement de la conception des amplificateurs modernes à transistors. La théorie est décrite de manière simple et abordable, illustrée d'exemples de réalisations commerciales. Le but du livre est de donner à chacun la possibilité de réaliser soi-même son amplificateur.

INITIATION AUX AMPLIS A TUBES de Jean Hiraga - 152 p. - Complémentaires des «Amplis à transistors» «Les Amplis à tubes» sera certainement une petite encyclopédie sur ce sujet : historique, mais aussi polémique puisque les tubes sont encore d'actualité et parce que les arguments en faveur de cette technique et ses défenseurs sont encore nombreux.

INITIATION A L'ELECTRICITE ET A L'ELECTROTECHNIQUE de Roger Friederich - 110 p. - Vous trouverez aisément en librairie des ouvrages d'initiation à l'électronique ou aux techniques les plus avancées des circuits intégrés, etc. Mais si vous désirez une initiation aux bases de l'électricité et de l'électrotechnique sans vous en remettre à des ouvrages scolaires, alors vous ne trouverez pas !

INITIATION A LA VIDEO LEGERE - THEORIE ET PRATIQUE de Claude Gendre - 72 p. - Choix d'un standard ? Caméscopes VHS, VHS-C ou 8 mm ? Connexion ? Compatibilité ? Accessoires ? Montage ? Enfin... comment filmer ? Le nouveau livre de Claude Gendre répond à toutes ces questions. Cet ouvrage essentiellement pratique n'a pas d'équivalent en librairie aujourd'hui.

LES MONTAGES ELECTRONIQUES de Jean-Pierre Lemoine - 276 p. - Véritable encyclopédie. Plus de 1 000 dessins, 25 montages originaux.

LE TELEPHONE ET LES RADIOTELEPHONES de Roger-Charles Houzé - 96 p., 73 schémas.

LES BASES DE L'ELECTRONIQUE de Raymond Breton - 84 p., 162 schémas. Vous ne connaissez pas l'électronique : ce livre vous permet d'accéder aux bases nécessaires mais néanmoins d'attendre un niveau vous permettant d'aborder des constructions de bases.

P 08	115 F
P 16	130 F
P 17	130 F
P 27	190
P 19	95 F
P 18	95 F
P 21	135 F
P 23	140 F
P 24	130 F
P 26	155 F
P 28	150 F
P 29	100 F
P 30	250 F
P 31	130 F
P 32	120 F

Diffusion auprès des libraires assurée exclusivement par les Editions Eyrolles.

Bon de commande à retourner aux Editions Fréquences 1, boulevard Ney 75018 Paris.

Je désire recevoir le(s) ouvrage(s) ci-dessous référencé(s) que je coche d'une croix :

E 01 ☐	E 02 ☐	E 03 ☐	E 04 ☐	E 05 ☐	E 06 ☐	L 07 ☐	P 08 ☐	L 09 ☐	L 10 ☐
L 11 ☐	E 12 ☐	E 13 ☐	L 14 ☐	E 15 ☐	P 16 ☐	P 17 ☐	P 18 ☐	P 19 ☐	L 20 ☐
P 21 ☐	E 22 ☐	P 23 ☐	P 24 ☐	E 25 ☐	P 26 ☐	P 27 ☐	P 28 ☐	P 29 ☐	P 30 ☐
P 31 ☐	P 32 ☐	E 33 ☐							

Frais de port : + 12 F par livre commandé, soit la somme totale ci-jointe, de Frs ☐ par CCP ☐ Chèque bancaire ☐ Mandat-lettre ☐

Nom Prénom

Adresse

Ville Code Postal


ENCEINTE ACOUSTIQUE

BASS. REFLEX

3 VOIES

100 WATTS

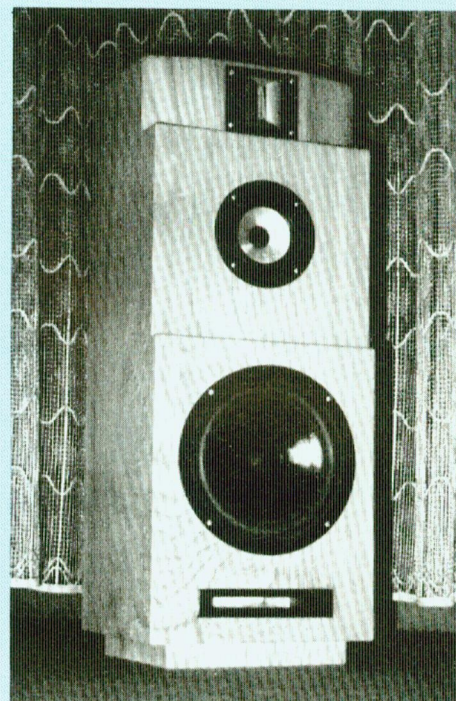Cette réalisation, qui associe qualité et esthétique, se satisfait pleinement des nouvelles sources numériques auxquelles elle est destinée. Elle est caractérisée par une bonne réponse aux transitoires, une bande passante étendue et une faible directivité dans les aigus. Sa tenue en puissance n'est pas négligeable puisqu'elle atteint sans trop se fatiguer les 100 W efficaces.



La dynamique de cette enceinte se situe dans des limites raisonnables et le rendement de 90 dB/1 W/1 m permet d'obtenir un confort d'écoute appréciable. Le prix de revient reste correct au vu de ses performances, car elle est prête à affronter les impératifs de la technologie numérique. Ses dimensions hors tout (h x l x p) : 905 x 350 x 320.

LES HAUT-PARLEURS

Une grande partie de la théorie sur les éléments entrant dans la composition des enceintes acoustiques ayant été décrite dans la revue Led n° 40, nous allons uniquement nous préoccuper des particularités de ce modèle ; nous sommes en présence d'une enceinte bass-reflex de trois voies dont les haut-parleurs de grave et médium ont été empruntés à Siare. La devise de ce constructeur est d'offrir du matériel haut de gamme à des prix abordables ; disons que l'ensemble de la gamme est d'une esthétique très réussie, et que certains modèles présentent des caractéristiques effectivement très intéressantes.

Nous avons donc opté pour deux haut-parleurs dont les qualités technologiques et la restitution sonore restent en harmonie avec le coût de la réalisation ; j'ai cité le 26 SPCS et le 12 VR qui entrent d'ailleurs dans la composition d'une enceinte proposée par Siare : la 26 M. La restitution de l'aigu est confiée à un modèle de technologie différente distribué par Tandy ; c'est un tweeter à ruban dont la particularité est de posséder une bobine en aluminium se confondant avec le diaphragme. La faible inertie de la membrane permet d'obtenir des temps de réponse plus courts. La linéarité étant améliorée, le taux de distorsion est considérablement réduit. Cet ensemble de performances se traduit par une plus haute définition et une meilleure clarté dans l'aigu : les harmoniques du signal originel s'en trouvent moins déformés, ce qui accentue la vérité de la restitution sonore.

Ce sont des caractéristiques qui se marient parfaitement bien avec celles du médium 12 VR, dont la membrane

en fibres de verre garantit une bonne clarté et une excellente réponse qui a pour origine un équipement mobile très léger (3 grammes !).

Quant au 26 SPCS, il mesure 27 cm de diamètre et possède une ferrite de 102 mm. Bien qu'il aurait pu posséder une ferrite plus importante afin d'en obtenir un meilleur contrôle par l'amplificateur (surtout au voisinage de la résonance), sa bande passante descend avantageusement dans le grave (26 Hz). Cependant, les dimensions de notre enceinte ne pouvant être augmentées dans de larges proportions, la charge fournie par la caisse portera la fréquence de coupure basse à 35-40 Hz environ (et cela malgré l'évent et la configuration "bass-reflex" qui ne rehaussent que ponctuellement l'extrême-grave). Le tableau de la figure 1 résume les caractéristiques essentielles de nos trois haut-parleurs.


Dans les critères de choix qui ont permis de sélectionner ces haut-parleurs, citons le rendement qui doit être uniforme et les fréquences de coupures devant nécessairement se chevaucher. La figure 2 présente la réponse

MAÎTRE POUR AFFRONTÉ LE NUMÉRIQUE


Caractéristiques	26 SPCS	12 VR	Tweeter à ruban
Impédance	8 Ω	8 Ω	8 Ω
Réponse en fréq.	26-5 000 Hz	50-12 000 Hz	5 000-40 kHz
Sensibilité	90 dB	92 dB	90 dB
Puissance (admissible)	100 W	100 W (filtré à 500 Hz)	20 W (sans filtre) 100 W (filtré à 5 000 Hz)
Volume max. utile	170 l	—	—
Dimensions (mm)	∅ 277	∅ 126	h x l : 100 x 120

Fig. 1

Boomer 26 SPCS ➤
(Doc. Siare)

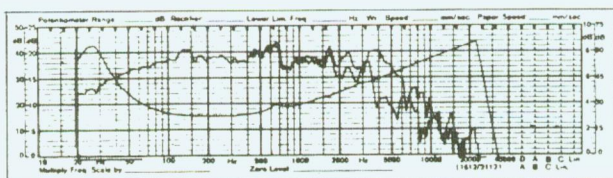

Médium 12 VR ➤
(Doc. Siare)

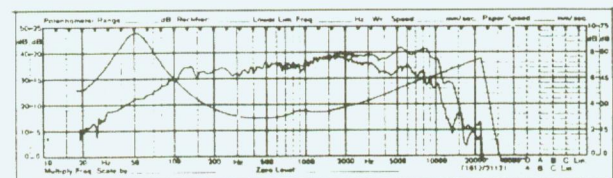

Tweeter à ruban
(Doc. Realistic)

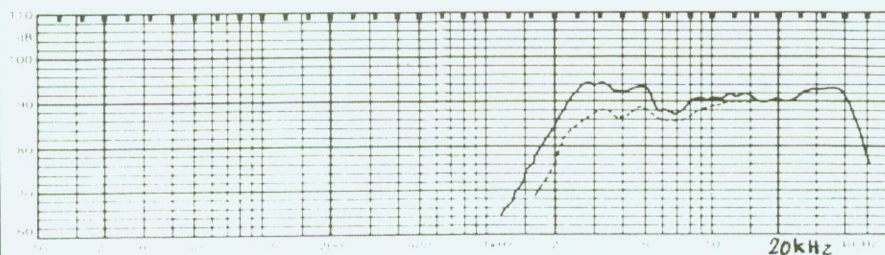



Fig. 2 : Réponse en fréquence des haut-parleurs.

en fréquence de chacun des transducteurs utilisés.


DE L'EFFICACITÉ D'UNE CHARGE ACOUSTIQUE

Il existe deux manières d'utiliser les haut-parleurs dans une enceinte acoustique : la première, de loin la meilleure, consiste à inclure les transducteurs dans une boucle d'asservissement, afin d'en contrôler très précisément le comportement ; en effet, le haut-parleur présente une structure telle qu'il est très susceptible aux sollicitations électriques. Pour indication,


on peut observer les diagrammes de la figure 3 : en régime impulsionnel, il lui faut un certain temps pour retrouver sa position de repos ; les oscillations amorties résultantes nuisent considérablement à la fidélité de restitution de l'ensemble. Le rôle de l'asservissement est de comparer le mouvement de la membrane avec le signal issu de l'amplificateur : si le mouvement tend à s'en écarter, l'asservissement se charge de le ramener à une valeur raisonnable très rapidement, l'enceinte n'aura pour raison d'être que de rassembler les divers haut-parleurs et d'éviter le court-circuit acoustique

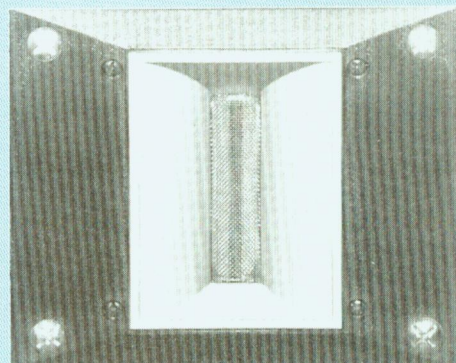

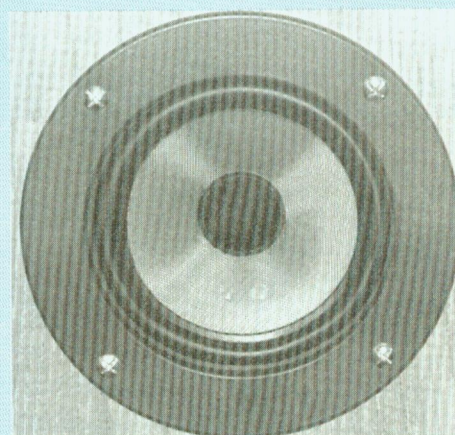Surface active de la membrane : 10 x 50 mm !



Médium 12 VR.

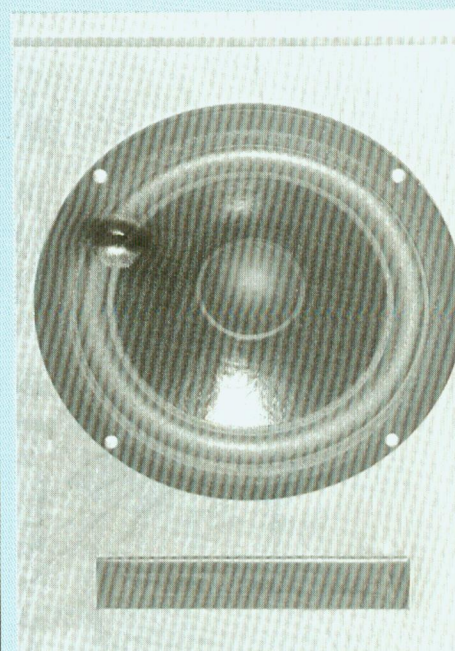

Boomer 26 SCP et événement.

dans les graves, sa construction en sera grandement simplifiée. Le schéma de la figure 4 illustre cette technique, très peu employée à l'heure actuelle car elle exige un lien étroit entre l'ampli et l'enceinte. Nous pouvons toutefois citer Cabasse qui l'utilise sur certains de ses modèles qui possèdent l'amplificateur de puissance intégré dans la caisse.

A défaut, la deuxième solution, que tout le monde connaît, revient à "charger" le haut-parleur par un volume conséquent, calculé de façon à l'amortir et à s'affranchir des effets de l'onde arrière (en la supprimant purement et simplement — enceinte close — ou en la ramenant en phase avec l'onde

avant, afin de renforcer un domaine de fréquences particulièrement étroit — bass-reflex — dans l'extrême-grave). Cette solution, adoptée dans la majorité des cas, entraîne l'apparition de phénomènes vibratoires difficiles à éliminer, essentiellement dépendants des matériaux mis en œuvre pour la caisse, l'utilisation de béton tenant plus du délire que de la passion pour la bonne musique (attention au déménagements !), il faudra bien se rabattre sur le Novopan qui est plus facile à travailler. Evidemment, l'amortissement sera moins efficace mais pourra être amélioré par certains artifices (tasseaux de tension, enduits...).

Le principal inconvénient de cette


technique est de laisser le haut-parleur livré à lui-même, surtout autour de sa fréquence de résonance : c'est pourquoi on préfère limiter la bande passante au-delà de cette valeur, aux dépens d'un bon niveau acoustique dans les graves ; on garantit ainsi une meilleure neutralité du boomer et moins de présence au médium. Notons que ce problème ne se rencontre pas avec une enceinte asservie qui pourra exploiter toute l'étendue des possibilités du haut-parleur.

CHOIX DE L'EBENISTERIE

Les dimensions de la caisse dépendent essentiellement du volume de charge nécessaire au boomer. La forme, quant à elle, est tributaire des accidents de la bande passante, des effets vibratoires, de la directivité de l'aigu et du plan d'origine des ondes acoustiques.

Un volume de 80 litres a été jugé raisonnable pour charger le 26 CPCS lors d'une utilisation en bass-reflex, l'évent ayant une section de 38 cm² (190 x 20) et une profondeur de 13 cm. Afin d'obtenir une mise en phase des haut-parleurs, ils ne sont pas fixés sur le même plan sur la face avant de l'enceinte (voir figure 5). Leur position dépend principalement de la profondeur du cône d'où proviennent les ondes. Précisons que l'oreille étant peu sensible à la phase, cette amélioration apportera surtout un "plus" à l'esthétique de l'enceinte d'ailleurs, les conditions d'écoute rencontrées bien souvent dans les locaux où elle est implantée détruisent certaines de ses caractéristiques. En particulier, les meubles occasionnent des accidents dans la courbe de réponse, et les cloisons des phénomènes de résonance désagréables.

L'inconvénient majeur de tout tweeter est sa forte directivité. Afin d'obtenir une dispersion des ondes plus favorable, les pans de l'enceinte sont sensiblement tronqués de part et d'autre du tweeter (voir la photo en gros plan). Pour ce qui est de la forme globale de la caisse, nous savons que c'est le rectangle — ou mieux le rectangle

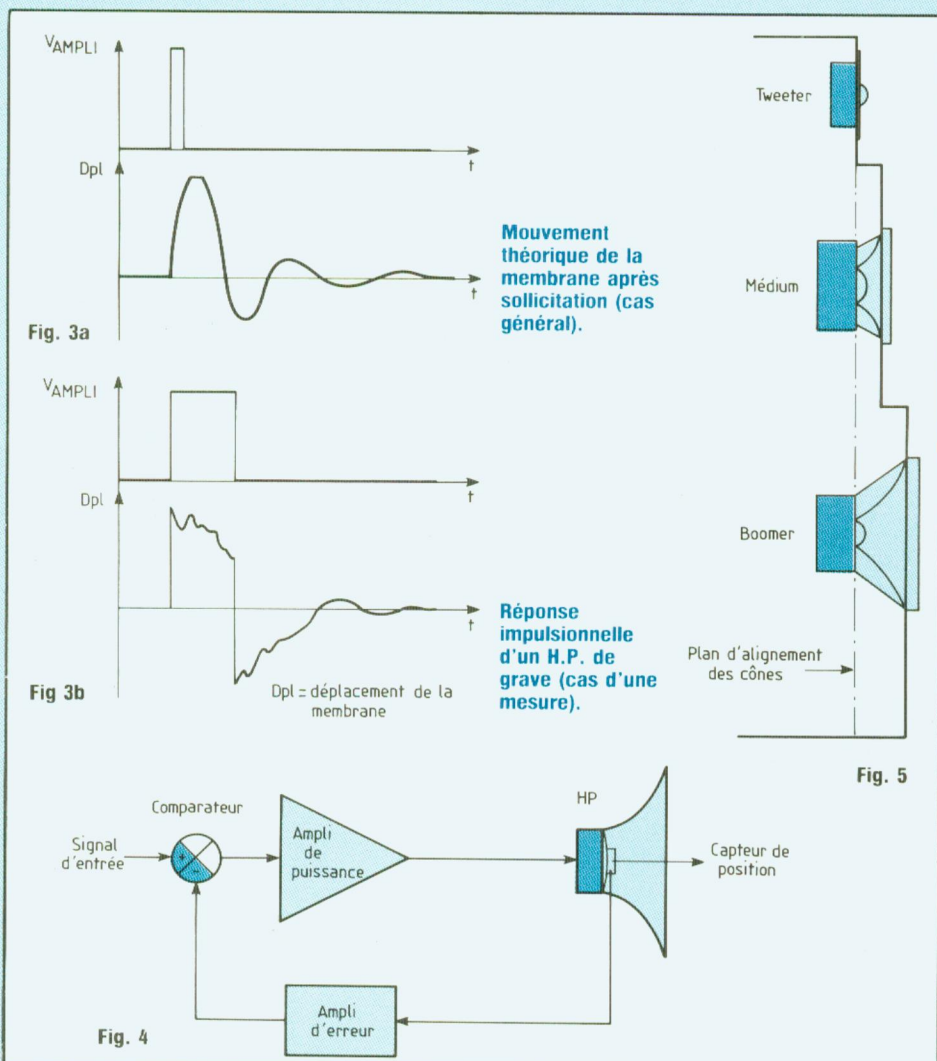

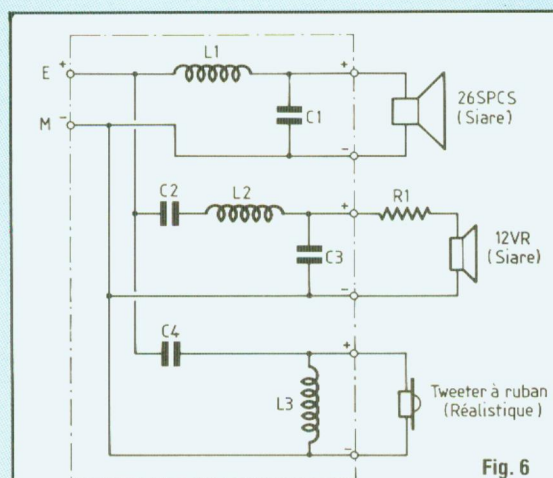


Fig. 6

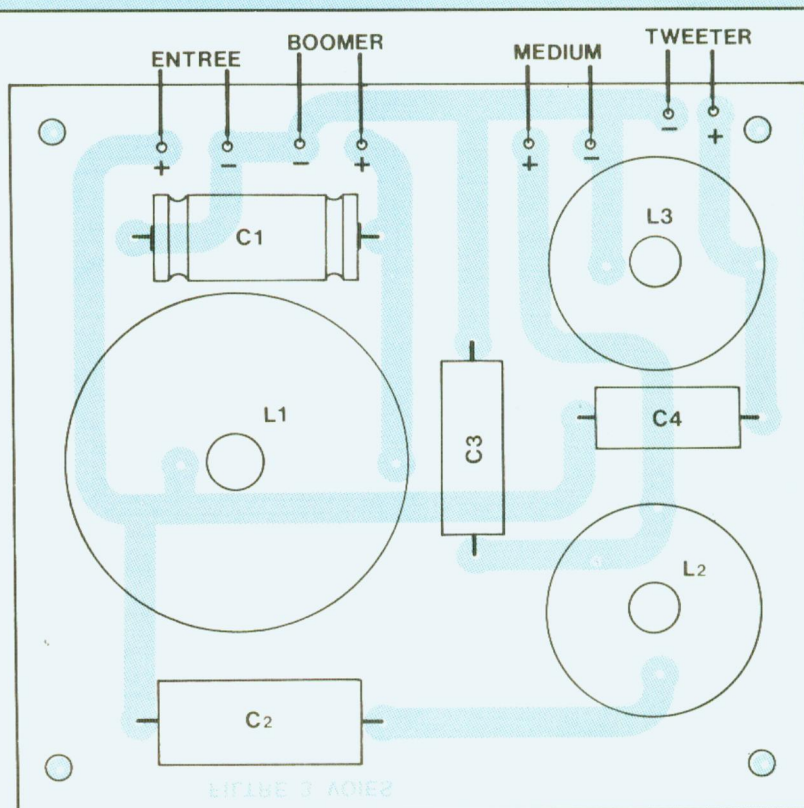
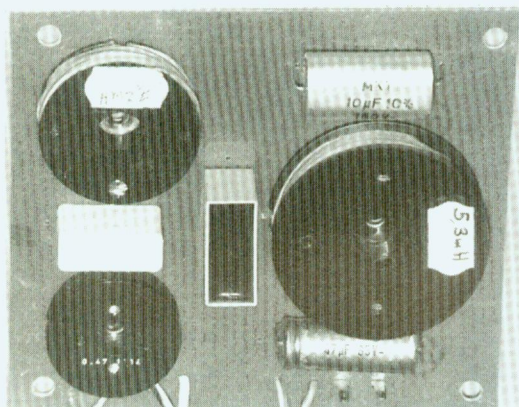


Fig. 7 : Implantation du filtre 3 voies de 12dB/octave.

◀ Filtre 450-5 000 Hz - 12 dB/octave.

chanfreiné-tronqué — qui fournit les meilleurs résultats.

LE FILTRE PASSIF

Le filtre est chargé d'effectuer la répartition des fréquences et possède une pente d'atténuation de -12 dB/octave : ce sont donc des cellules du deuxième ordre qui sont utilisées, afin d'obtenir une pente suffisamment raide (il en va de la vie du tweeter à ruban). Les fréquences de coupure, en harmonie avec les limites des haut-parleurs sont respectivement de 450 Hz et 5 000 Hz. L'auteur s'est contenté d'utiliser le filtre passif F 6000 qui s'avère satisfaisant moyennant une légère modification au niveau du médium. Afin de linéariser la bande passante, on a placé une résistance en série avec le médium qui possède un rendement légèrement plus élevé que

les deux autres transducteurs : à l'écoute, la différence est très sensible ; l'optimisation du filtre a été effectuée sur l'enceinte montée et terminée lors du relevé de la bande passante. Son schéma est donné sur la figure 6, l'implantation et le tracé des pistes sur la figure 7.

LA REALISATION PRATIQUE

Pour la caisse, il faudra employer du Novopan à très forte densité de 19 mm d'épaisseur. Les plans de construction sont donnés en figure 8. Le tableau de la figure 9 détaille la dimension exacte de chacun des panneaux, afin d'en faciliter le débitage. Certains revendeurs en effectuant la découpe, ce qui leur assure une parfaite régularité des bords et améliore la juxtaposition des panneaux. N'oubliez pas que de l'étanchéité des assemblages dépend la

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

• Selfs

L1 - 5 mH
L2 - 1,2 mH
L3 - 0,47 mH

• Condensateurs (non polarisés)

C1 - 47 μ F/63 V minimum, chimique
C2 - 10 μ F/63 V minimum, papier
C3 - 4,7 μ F/63 V minimum, papier
C4 - 3,3 μ F/63 V minimum, papier

• Résistance


R1 - 2,2 Ω /20 W

• Haut-parleurs


Boomer : 26 SPCS (Siare)
Médium : 12 VR (Siare)
Tweeter à ruban (Realistic)

• Divers

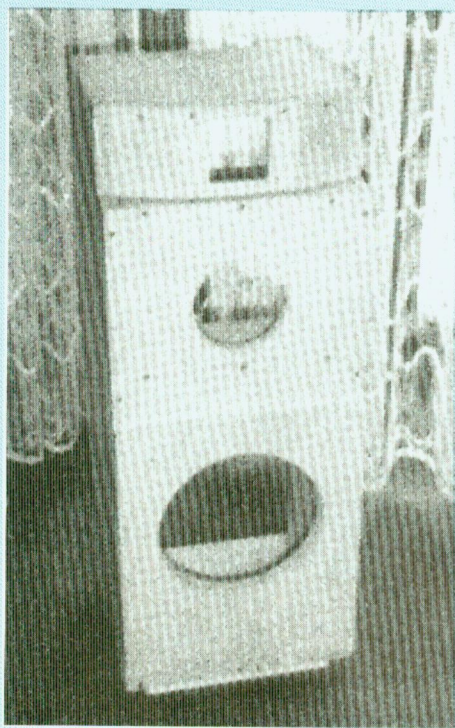
Bornier à clip pour enceinte
Câble multibrin double de 2,5 mm²



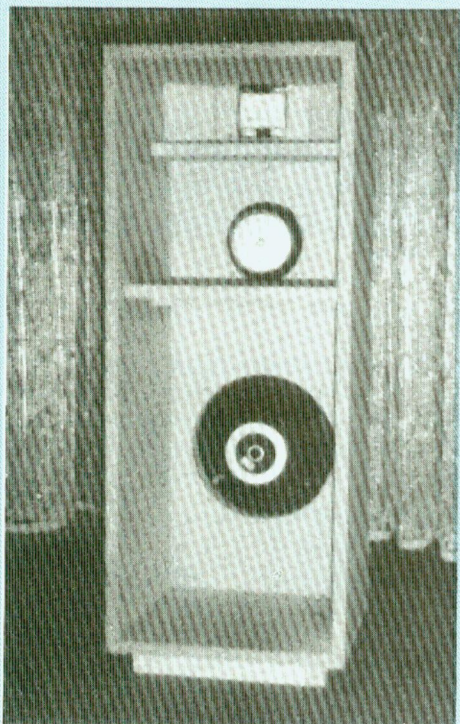Caisse terminée. Remarquer les nombreux points de fixation.



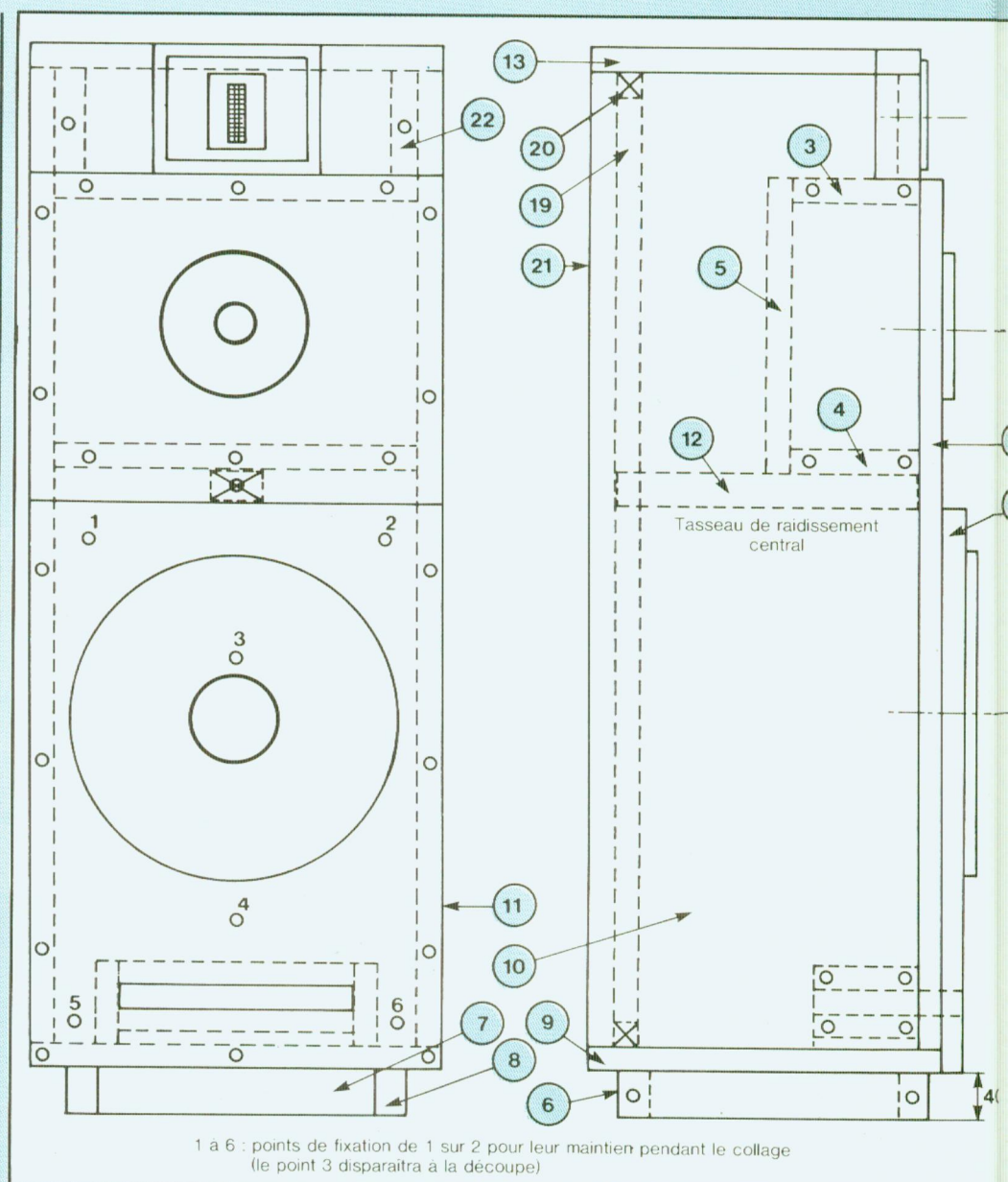Vue intérieure de la caisse terminée (sans habillage).



qualité de l'enceinte acoustique : attention aux vibrations et aux fuites d'air qui modifient la pression acoustique à l'intérieur du caisson et modifient l'efficacité de l'évent.

L'ordre d'assemblage à respecter de préférence est le suivant :


1. Assembler la face avant et la contre-face avant, puis effectuer l'évidement du boomer ($\varnothing 236$), du médium ($\varnothing 115$) et de l'évent (190×20).

2. Ajuster ensemble par vis (sans collage) les trois panneaux constituant la charge du médium.

3. Assembler les éléments du socle (pin massif) puis les fixer sur le fond de la caisse.

4. Réunir les deux côtés, la face et contre-face avant, le fond et le caisson du médium (ne pas encoller le panneau arrière du médium qui doit rester amovible).

MANUEL POUR AFFRONTER LE NUMERIQUE

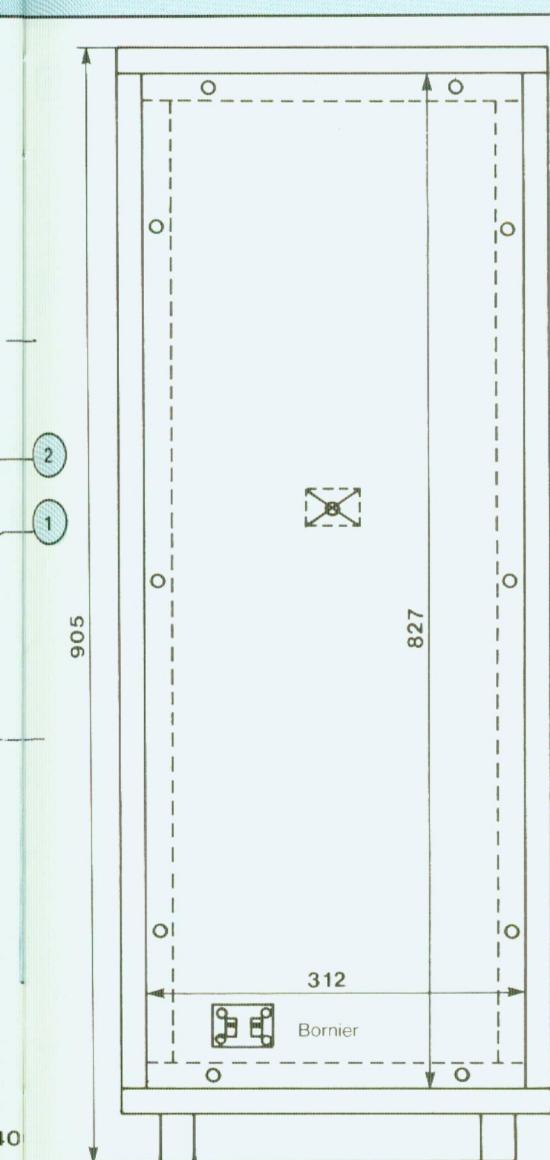

Désignation	N°	Dimensions	Matériaux	Remarques
Contre-face avant	1	490 x 350	Novopan 19 mm	Effectuer l'assemblage avec un décalage de 19 mm.
Panneau avant	2	731 x 350		
Dessus caisson médium	3	110 x 312		
Dessous caisson médium	4	110 x 312		
Panneau amovible médium	5	250 x 312		Ne pas encoller sur (3) et (4)
Arrière socle	6	230 x 30 x 40	Sapin	
Façade socle	7	230 x 30 x 40	Sapin	
Côtés socle	8	260 x 30 x 40	Sapin	2 exemplaires
Fond	9	300 x 350		Dégagement à effectuer (96 x 41)
Côté gauche	10	827 x 281		
Côté droit	11	827 x 281		
Tasseau de raidissement	12	262 x 30 x 40	Sapin	
Dessus	13	281 x 350	Novopan 19 mm	2 chanfreins à effectuer
Panneau tronqué (D)	14	Hors tout : 110 x 96		Deux biseaux à effectuer (assez délicat)
Panneau tronqué (G)	15	Hors tout : 110 x 96		
Logement tweeter	16	140 x 96		Evidement de la partie centrale (80 x 80)
Panneau sup. évent	17	190 x 92		2 exemplaires
Côtés évent	18	70 x 92		2 exemplaires
Tasseau vertical	19	787 x 20 x 20	Sapin	(fixation du panneau amovible) 2 exemplaires
Tasseau horizontal	20	312 x 20 x 20	Sapin	
Panneau amovible arrière	21	827 x 312	Novop. 19 mm	Perçage en fonction du bornier
Tasseau de renfort	22	96 x 30 x 20	Sapin	Renforcement

Fig. 9 : Tableau de dimensionnement des panneaux.

Fig. 8a : Plans de construction de l'enceinte.


5. Fixer le tasseau de renfort sous le caisson du médium et sur la face avant.

6. Assembler le dessus de l'enceinte, puis les trois pans constituant la façade au niveau du tweeter, après avoir évidé l'emplacement qui lui est réservé. Les chanfreins des deux pans extérieurs seront réalisés avec une facilité déconcertante et une bonne précision si on utilise un rabot électri-



que (par petites épaisseurs) ; il occasionne toutefois un investissement supplémentaire si on n'en possède pas déjà un.

Des mauvais joints ou des coins ébréchés peuvent être compensés par l'application de l'enduit "Syntho-Bois", qui est une pâte très efficace et souple d'emploi : en fait, il est pratiquement indispensable (à l'amateur) pour préparer les surfaces à plaquer ultérieure-

ment et les coins souvent abîmés en cours de réalisation seront bien plus résistants après l'application de "Syntho-Bois". Les panneaux seront assemblés à l'aide de colle blanche en veillant à bien la faire pénétrer sur la tranche où les surfaces de contact sont plus faibles, en couche épaisse pour assurer une bonne étanchéité à la caisse. Il faudra maintenir les panneaux sous pression à l'aide de vis

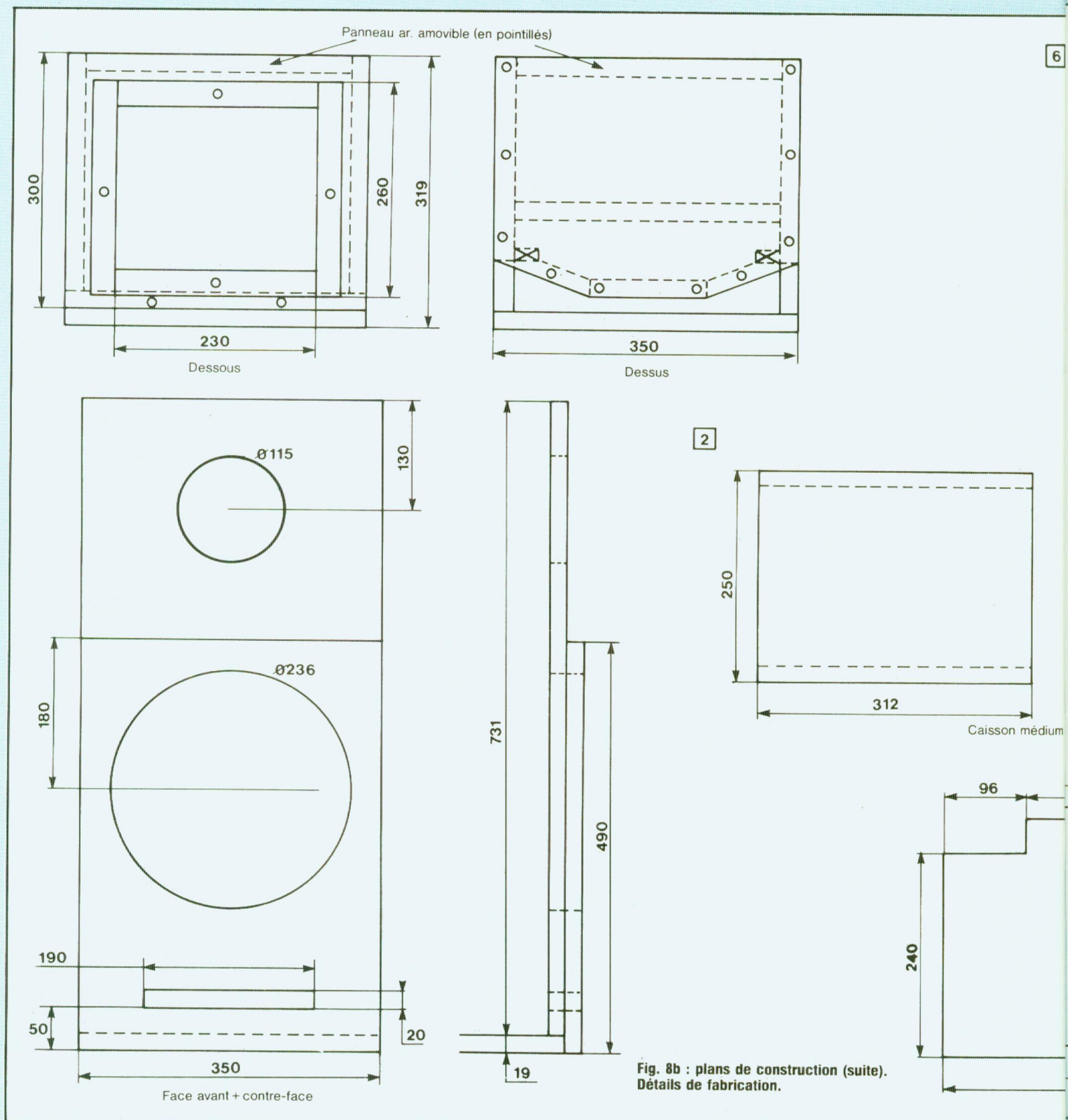

ITE POUR AFFRONTER LE NUMERIQUE

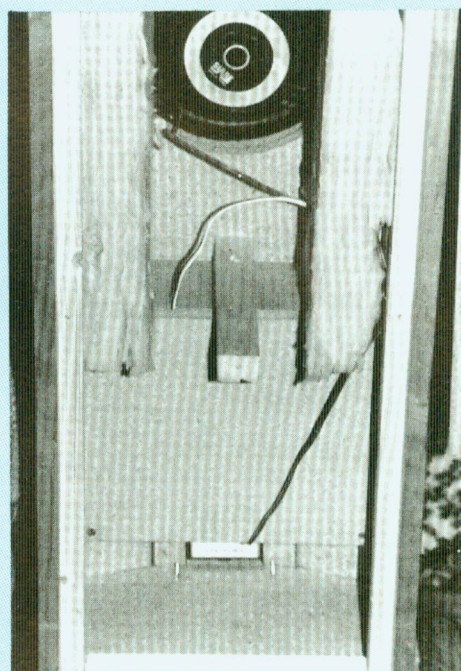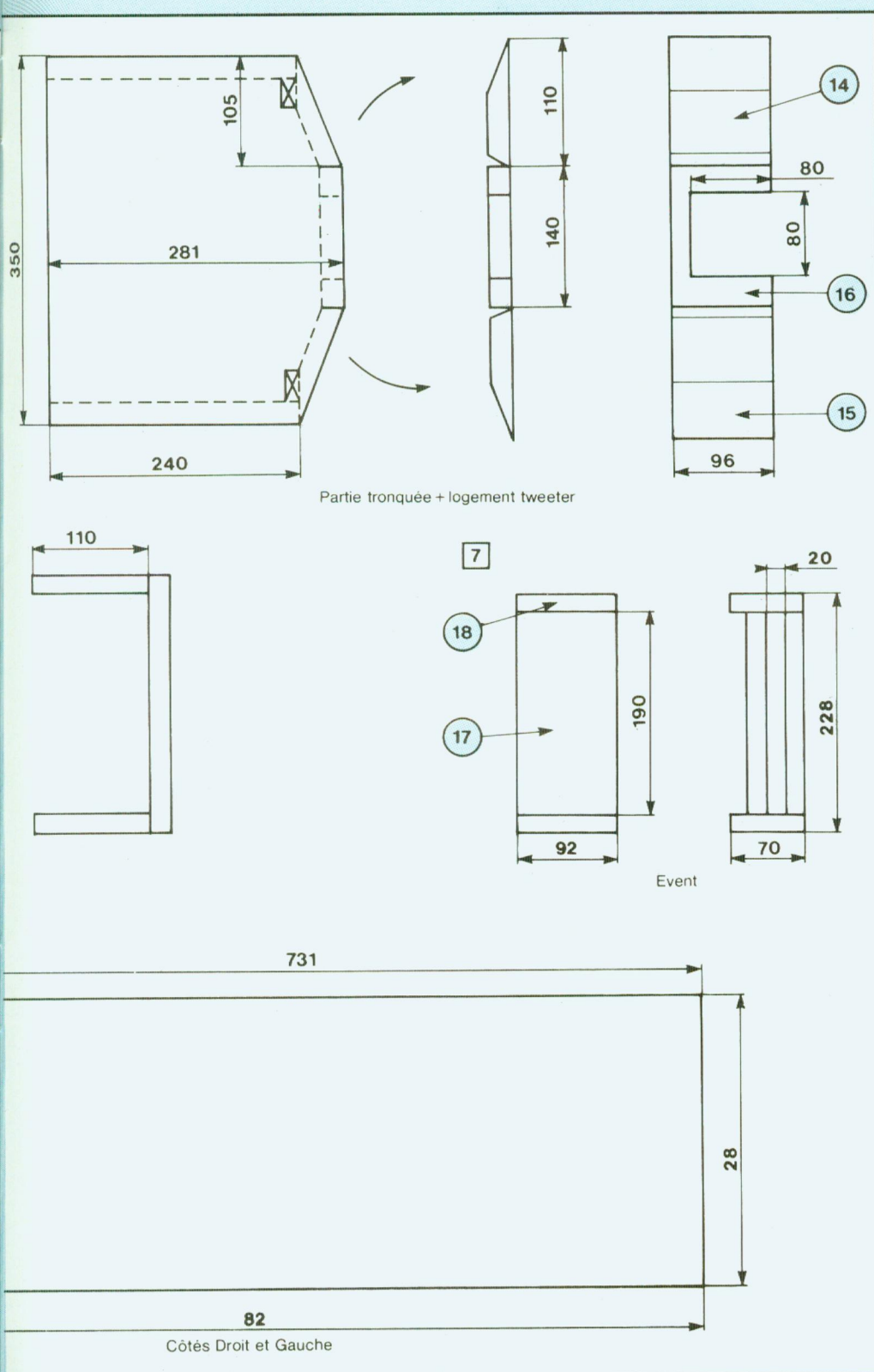

Détail du caisson arrière (médium) et du tasseau de raidissement. On devine le filtre d'où partent les câbles, derrière la laine de verre.

réparties tous les 15 cm environ. (Les plans de la figure 8 déterminent l'emplacement le plus favorable pour leur positionnement.)

7. Positionner les haut-parleurs à leur emplacement, afin de repérer avec précision les trous de fixation sur l'enceinte et en effectuer le perçage. A ce stade, il faut réaliser l'évent comme indiqué, le fixer dans l'enceinte (bien ajuster les orifices de l'évent !), puis coller et visser les tasseaux arrière (pin massif) qui serviront de support au panneau arrière amovible : pour garantir une absence de vibrations et une parfaite étanchéité, il faut l'assembler avec pas moins de 11 vis de 4 x 40 à tête fraisée !

LA FINITION DE L'ENCEINTE

Avant de positionner les H.P., le filtre et la laine de verre, il faut réaliser l'habillage de l'enceinte qui sera de préférence effectué avec du placage bois non-encollé ; l'assemblage des matériaux sera fait à l'aide d'une colle néoprène dont le mode d'emploi est indiqué sur l'emballage.

ENCEINTE BASS.REFLEX


Avant toute chose, il faut égaliser toutes les surfaces au rabot (éviter le papier de verre qui arrondit les angles, employer de préférence un petit rabot métallique) et boucher les trous de passage des vis qui doivent être parfaitement noyées (2 à 3 mm) avec du Syntho-Bois. Les surfaces étant parfaites, il ne reste plus qu'à appliquer le placage qui sera ensuite poncé et vernis (éventuellement ciré, en fonction des meubles environnants). Il est possible de teinter préalablement le placage afin d'adapter l'esthétique de l'enceinte au mobilier de la pièce où elle sera implantée.

Veiller à coller une bande de mousse sur le panneau amovible du médium afin d'assurer une bonne étanchéité. Un trou sera pratiqué pour le passage des câbles du 12 VR, qui sera comblé avec du joint silicone de préférence. La surface interne de la caisse pourra être recouverte d'une couche de blackson afin d'améliorer le comportement vibratoire de l'enceinte acoustique.


Après avoir effectué le câblage des transducteurs et du filtre (correctement fixé), on peut tapisser l'intérieur de laine de verre de 5 cm d'épaisseur (elle sera collée le long des parois sans trop la compresser). Le caisson du médium sera entièrement rempli de laine de verre non bourrée. Les haut-parleurs seront fixés à l'aide de vis "poelier" zinguées, munies chacune d'un écrou et d'un contre-écrou. Un bornier à clip ou à vis sera utilisé pour relier l'enceinte à l'amplificateur : choisissez de préférence un câble de 2,5 mm² non soudé aux extrémités. Les photos jointes doivent vous aider à mener à bien votre réalisation.

CONCLUSION

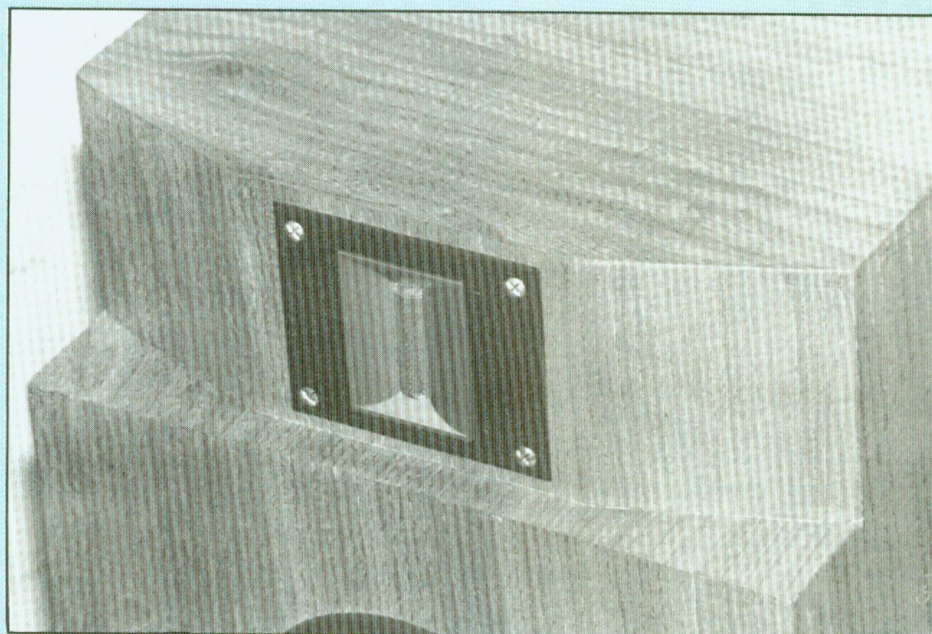C'est une réalisation délicate en raison de la forme extérieure de la caisse mais qui ne manquera pas de vous satisfaire si toutefois vous en effectuez la construction avec soin ; un bon amplificateur de 50 W est déjà suffisant pour attaquer ces enceintes et profiter pleinement de leurs possibilités. Quant au coût de la réalisation, il faut compter 1 300 F



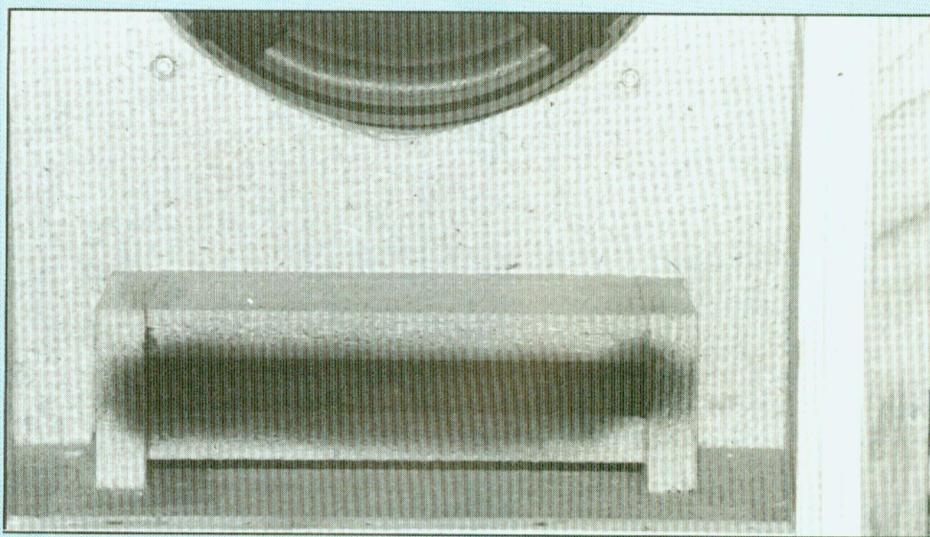Détail des chanfreins au niveau du tweeter et de la finition en placage bois. Le bois en feuille est de l'orme acheté au m² chez un grossiste.



Détail de l'évent : il faut enduire l'ouverture de peinture noire pour l'esthétique de l'ensemble (peinture mate en bombe).

pour les H.P. et le filtre d'une enceinte soit, avec l'ébénisterie, 3 500 F pour la paire.


Remarques : L'évent comporte à l'extérieur des baguettes de finition qui n'ont aucun caractère d'obligation et n'ont pour but que de "cacher la misère", car il est très difficile de réaliser une découpe propre à ce niveau : si on peut s'en passer, c'est

préférable.

Les vis de fixation du tweeter frôlent la surface du panneau supérieur : il faudra donc effectuer une rainure permettant de positionner les écrous en face des perçages de fixation de celui-ci (il suffit d'un léger coup de perceuse et de tournevis dans le Novopan).

D.B.

HITACHI Osez le professionnel

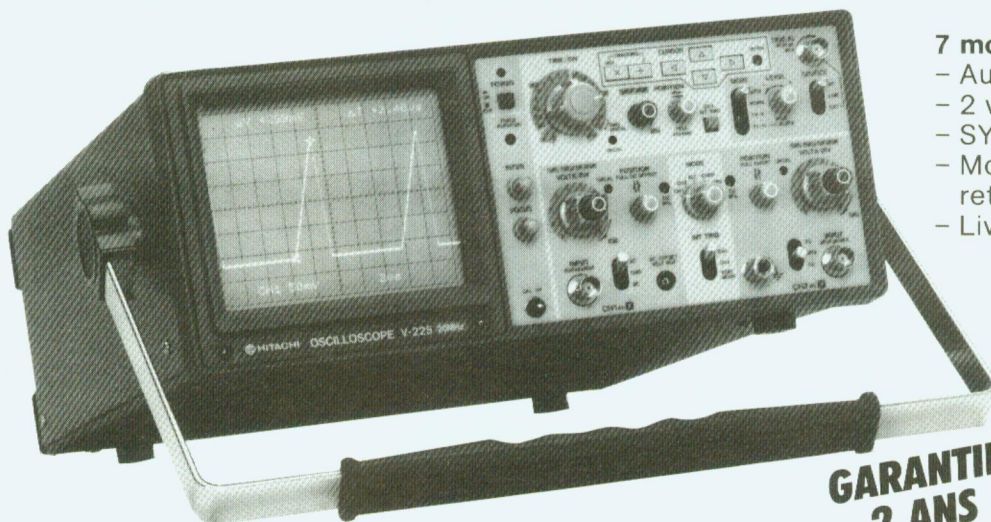

- 7 modèles 20 et 40 MHz
- Auto-focus
- 2 voies - 1mV/div.
- SYNCHRO TV
- Modèles base de temps retardée ou curseurs
- Livrés avec 2 sondes.

**GARANTIE
2 ANS**

HITACHI : 26 oscilloscopes de 20 à 150 MHz

**KONTRON
ELECTRONIQUE**

B.P. 99 - 6, rue des Frères Caudron
78140 Vélizy-Villacoublay

Télex : 695 673

Télécopie (1) 39.46.02.40 - Tél. (1) 39.46.97.22



ED bréa 1242

PERLOR - LE CENTRE DU COFFRET ELECTRONIQUE

Le coffret que vous recherchez
est chez Perlor-Radio.

Plus de 350 modèles en stock.

Toutes les grandes marques : BIM - EEE - ESM - HOBBY BOX - ISKRA
- RETEX - STRAPU - TEKO - LA TÔLERIE PLASTIQUE.
Catalogue «centre du coffret» : descriptif par type, listes de sélection
rapide par critères de dimensions et de matériaux, tarif.
Un document unique : envoi contre 8 F en timbres.

PERLOR - LE CENTRE DU CIRCUIT IMPRIME

Agent CIF - Toutes les machines - Tous les produits.

**Nouveau : Perlor fabrique votre
circuit imprimé, dans son atelier**

Simple face 52 F le dm². Double face 90 F le dm² plus éventuellement
frais de film. Délai 48 heures. Conditions et tarif détaillé sur simple
demande.

Catalogue «centre du circuit imprimé». Plus de 700 produits avec tarif.
Envoi contre 7,50 F en timbres.

PERLOR - COMPOSANTS

Tous les composants électroniques pour vos réalisations. Catalogue
«Pièces détachées» contre 10 F en timbres.


Les trois catalogues 15 F.

PERLOR-RADIO

25, rue Hérold, 75001 PARIS - Tél. : 42.36.65.50

Ouvert tous les jours sauf le dimanche (sans interruption) de 9 h à 18 h 30 —
Métro : Etienne-Marcel - Sentier - RER Châtelet les Halles (sortie rue Rambuteau)

MULTIMETRES ANALOGIQUES

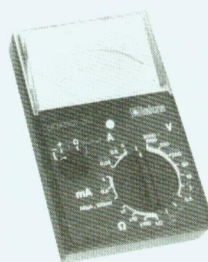

Unimer 33

20000 Ω/V continu
4000 Ω/V alternatif
9 Cal = 0,1 V à 2000 V
5 Cal = 2,5 V à 1000 V
6 Cal = 50 μA à 5 A
5 Cal = 250 μA à 2,5 A
5 Cal Ω 1 Ω à 50 M Ω
2 Cal μF 100 pF à 50 μF
1 Cal dB — 10 à + 22 dB
Protection fusible
et semi-conducteur


403 F TTC



Unimer 35

Spécial Electricien
2200 Ω/V , 30 A
cont. et alt.
5 Cal = 3 V à 600 V
4 Cal = 30 V à 600 V
5 Cal = 0,06 A à 30 A
4 Cal = 0,3 A à 30 A
3 Cal Ω 0 Ω à 1 M Ω
Sens de rotation
des phases
Protection : fusible et
semi-conducteurs

521 F TTC

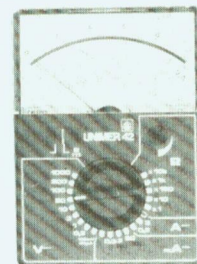

Unimer 42

50 K Ω/V en CC 5 k Ω/V
en CA
2 Bornes d'entrée de
sécurité
Précision 2,5 % en CC et
CA
31 calibres + 6 calibres
en dB
9 Cal en U Cont. : 100 m A
à 1000 V
6 Cal en U Alt. : 3 V à
1000 V
6 Cal en I Con. : 10 μA
à 3 A
5 Cal en I Alt. : 1 m A à
3 A
5 Cal en Ω mètre : 1 Ω à
50 M Ω
Protection par semi-
conducteurs

437 F TTC

Je désire recevoir une documentation, contre 4 F en timbres

**ISKRA
France**


354 RUE LECOUBE 75015

Nom

Adresse

Code postal :

GRADATEUR CREPUSCULAIRE

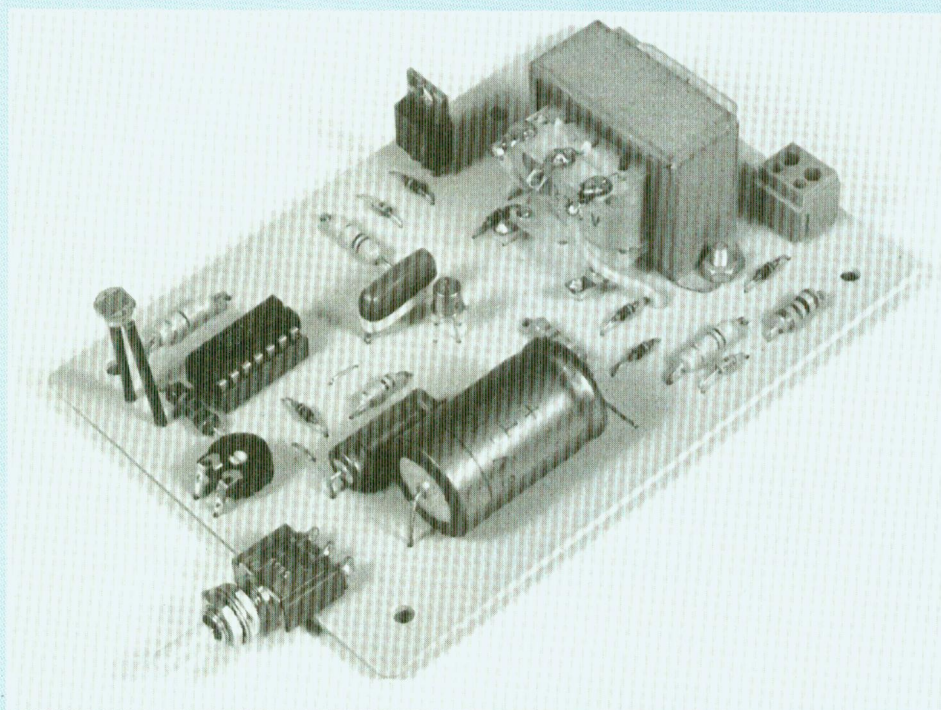

L'idée crée le besoin, c'est bien connu, et sans idée nulle envie de concrétiser quoi que ce soit. L'électronique ne déroge pas à ce postulat, mais relève plus souvent d'un besoin particulier à partir duquel il y a cristallisation du sujet et polarisation de l'esprit jusqu'au but suprême, matérialisé par l'invention née de l'imagination.

Aujourd'hui, LED vous propose, ami lecteur, d'inventer un gradateur crépusculaire. Bien entendu, le titre du montage, à lui seul, donne le ton et permet de savoir à l'avance la finalité de l'invention, mais qu'on ne s'y trompe pas, inventer n'est pas seulement réaliser et nous allons donc voir et étudier ensemble les différents moyens disponibles pour arriver à un tel appareil.

CE QUE L'ON VEUT FAIRE

Soit par exemple, pour le possesseur d'aquarium ou de serre, le besoin de vouloir réaliser un petit interrupteur sensible à la lumière du jour et allumant un éclairage pour la journée, dès que la luminosité est suffisante, pour l'éteindre à la nuit tombante.

L'appareil fonctionne donc en tout ou rien, et cette idée bien précise quand au fond peut être schématisée par la

représentation de la figure (1). Le fonctionnement est alors des plus simple et il suffit qu'un capteur de lumière soit initialisé par un certain seuil de luminosité ambiante, pour permettre la commande d'une petite électronique de commutation apte à faire coller la bobine d'un relais de sortie. Ce dernier commande naturellement notre éclairage.

AMÉLIORATION DE L'IDÉE

Le montage de base, très simple, était doté d'une alimentation continue pour le circuit électronique et la commande du relais. L'appareil étant sous tension continuellement, il vient de suite à l'idée de l'alimenter en alternatif sur le secteur 220V. De plus, la réflexion étant engagée au niveau composant et fonctionnement de l'ensemble, il apparaît clairement que, si le secteur alternatif est retenu comme tension d'alimentation, il est souhaitable de remplacer le relais de sortie par un semi-conducteur, en l'occurrence un triac. Ainsi le montage y gagne en souplesse de commutation et naturellement au niveau dimensionnel. Nous nous trouvons alors en présence d'une proposition un peu plus concrète qui fait l'objet du synoptique de la figure (2).


CE QUE ÇA DOIT FAIRE

Nous l'avons mentionné dans les grandes lignes puisqu'il s'agit de la mise en route et extinction automatique d'un éclairage. Mais encore convient-il maintenant d'en préciser un peu plus la forme.

Soit le schéma de principe de la figure (3) qui modifie quelque peu celui de la figure précédente par la prescription de certains points particuliers :

- Utilisation comme capteur de lumière d'une cellule photorésistante, dite "LDR".
- Circuit d'électronique "Tout ou Rien" remplacé par un circuit à commande progressive.
- Réglage de la sensibilité, eu égard à la luminosité ambiante.
- Mise en place d'un commutateur de

ECLAIRAGE AUTOMATIQUE

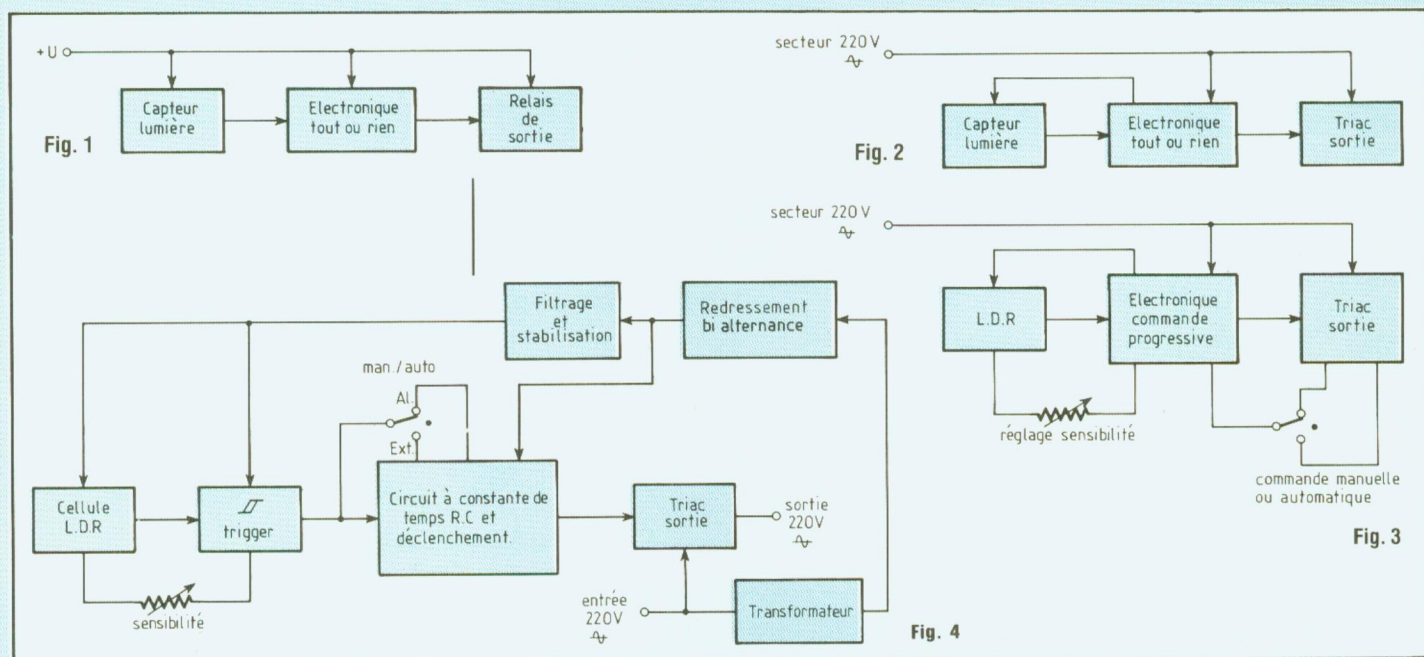

choix permettant soit l'arrêt/marche manuel, soit encore le fonctionnement en automatique.

ETUDE ET RÉALISATION D'UN GRADATEUR CRÉPUSCULAIRE

Dès lors, grâce à différents principes électroniques acquis, et l'imagination aidant, il ne reste plus qu'à faire valoir ses idées et connaissances, afin d'élaborer un produit fiable et performant. Soit le schéma de la figure (4) qui est la représentation synoptisée de l'appareil à réaliser. la première partie concerne l'interrupteur sensible à la lumière bâti autour de la cellule photo-résistante et d'un trigger de Schmidt à portes logiques. Un réglage de sensibilité permet d'adapter le seuil de déclenchement pour un éclairage donné.

La sortie du trigger attaque alors le circuit à constante de temps, ceci pour le mode automatique, mais il est possible de faire fonctionner le montage en manuel à l'aide du commutateur de choix.

Le triac de sortie est piloté par l'élec-

tronique à constante de temps et alimenté directement sur le réseau 220V alternatif.

Enfin, pour faire fonctionner correctement le gradateur crépusculaire, il est nécessaire d'optimiser différentes tensions d'alimentation redressées et filtrées/stabilisées qui, afin d'éviter les rebouclages phase/neutre, doivent être isolées des lignes secteur. Il est donc fait appel à un transformateur pour réaliser l'isolement de ces différentes parties.

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

On le trouve représenté à la figure (5). Ce schéma permet de constater qu'il y a peu de composants pour le fonctionnement du gradateur crépusculaire. On reconnaît aisément les différentes parties décrites dans le synoptique précédent. L'alimentation est organisée autour du transformateur TR1 et des diodes D1 à D4. A la sortie du redressement une étude succincte permet déjà de voir qu'il est nécessaire d'optimiser, d'une part, une tension redressée double alternance non filtrée, et, d'autre part, une deuxième tension filtrée et stabilisée, res-

pectivement par C1 et D7.

Lorsque la cellule S1 capte un certain éclairage dont le seuil est réglable par AJ1, le trigger à portes NAND correspondant au circuit intégré IC1 bascule et commande un réseau RC de constante de temps relativement élevée puisque constituée de R6 et du condensateur électrochimique C3. Le signal exponentiel de charge et décharge de ce réseau est alors appliqué à un relaxateur à unijonction dont la base B1 de l'UJT commande la gâchette du triac de sortie. L'utilisation reliée à SC1 est alors commandée progressivement à l'allumage ou à l'extinction, respectivement par les cycles de charge et décharge du condensateur de constante de temps, commandée soit par l'automatisme à LDR, soit encore par le commutateur manuel d'allumage/extinction.

L'INTERRUPTEUR SENSIBLE A LA LUMIÈRE

Il s'agit de la première partie à étudier, du montage, qui permet l'automatisme du gradateur crépusculaire. Le schéma en est donné à la figure (6). !!

GRADATEUR CREPUSCULAIRE

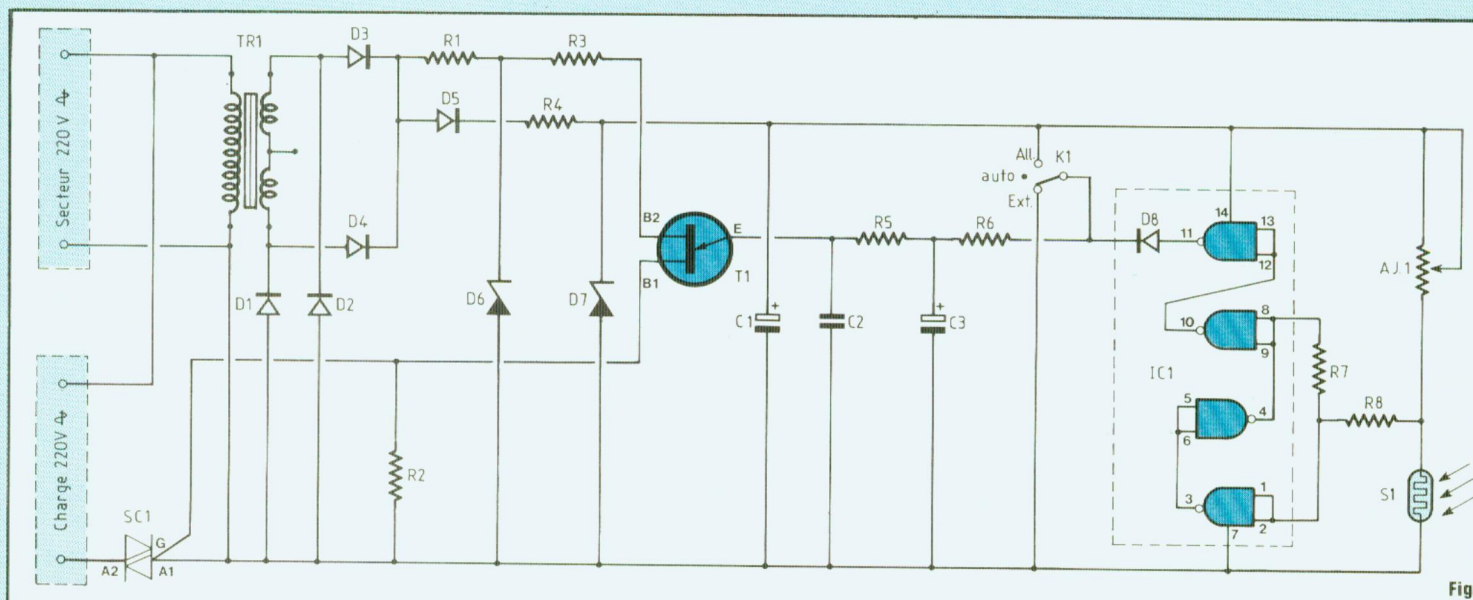


Fig. 5

s'agit en fait d'un principe de fonctionnement qui, comme on le voit, est très simple. L'interrupteur sensible à la luminosité est élaboré autour d'un circuit trigger de Schmidt formé de deux inverseurs, en technologie MOS. L'attaque du trigger s'effectue par un pont diviseur résistif formé de la L.D.R. et de l'ajustable AJ. Ce composant permet de régler la sensibilité du système. L'hystérésis est fixé à quelques centaines de millivolts afin d'éviter les allées de commutation, et obtenir un basculement franc en sortie.

Pour optimiser cet interrupteur sensible à la lumière, nous avons utilisé pour IC un circuit très répandu et fort bon marché, en l'occurrence le 4011 qui renferme dans un boîtier DIL14 broches, quatre portes NAND/C. MOS.

Le schéma de représentation du montage est donné à la figure (7) et, eu égard au montage précédent, on remarque les deux portes supplémentaires non utilisées pour le trigger et qui sont montées à la sortie de celui-ci en simple inverseur de niveau logique. A la sortie de ce circuit, en fonction des transitions jour/nuite captées par la cellule LDR, on obtient donc des niveaux logiques bas et hauts de respectivement 0 et 11V.

LE CIRCUIT A CONSTANCE DE TEMPS

Connecté directement sur la dernière porte de l'interrupteur sensible, on trouve le circuit de charge et décharge des condensateurs représenté à la figure (8). Si la diode D1 est indispensable pour l'ensemble du montage de temporisation à oscillateur de relaxation afin que les arches de synchronisation ne subissent pas le plus petit filtrage, il est clair que lorsque les niveaux logiques hauts et bas parviennent à l'entrée du montage, il y a charge et décharge du circuit R1-C1. Ce réseau procure donc en sortie une tension progressivement variable de forme exponentielle, courbe caractéristique de la charge ou de la décharge d'un condensateur, et, avec les valeurs employées $R1 = 10k\Omega$ et $C1 = 1000\mu F$, nous obtenons une temporisation à l'allumage comme à l'extinction variant de quelques 6 à 8 secondes selon la tolérance des éléments. Comme on le voit sur la figure (9) il est aussi possible de passer en mode manuel et de manœuvrer l'interrupteur K1. Celui-ci est un modèle unipolaire à trois positions dont une, la centrale,

est neutre. On comprend alors bien, que lorsque l'inverseur est sur cette position neutre, le commun se trouve en l'air et la cathode de D2 étant reliée à R1 le circuit est en "automatique" avec commutation par l'interrupteur sensible à la lumière. Si maintenant on bascule K1 sur "allumage" la diode D2 montée en inverse pour la tension $-11V$ empêche celle-ci de parvenir au montage trigger à C.MOS, par contre cette tension charge C1 par l'intermédiaire de la résistance R1 et il y a donc augmentation de la d.d.p. aux bornes du condensateur électrochimique, sous la forme exponentielle que nous connaissons bien, schéma figure (10). A l'inverse, lorsqu'on bascule K1 sur extinction, il est clair que R1 étant cette fois-ci au potentiel de la masse, le condensateur C1 se décharge exponentiellement à travers cette résistance, et il y a diminution progressive de la d.d.p. aux bornes de C1, schéma de la figure (11).

Une deuxième constante de temps élaborée autour de la résistance R2 de $15k\Omega$ et du condensateur C2 de $150nF$ détermine la plage de fonctionnement pour la commande du transistor unijonction. Autrement dit, selon la valeur de la constante de temps R2-

ECLAIRAGE AUTOMATIQUE

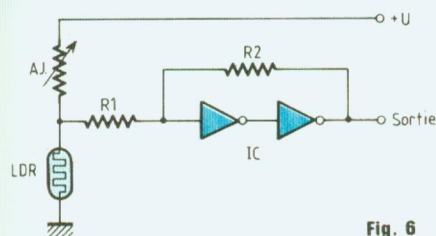


Fig. 6

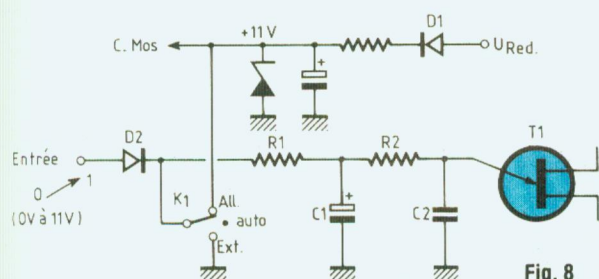


Fig. 8

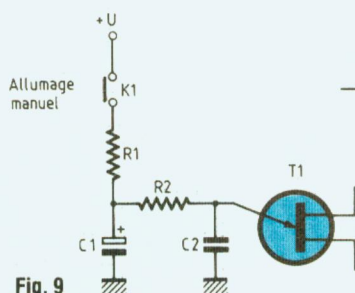


Fig. 9

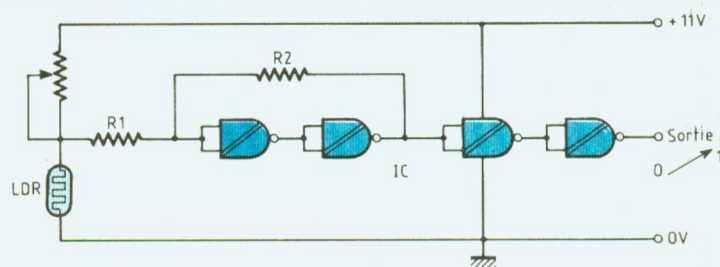


Fig. 7

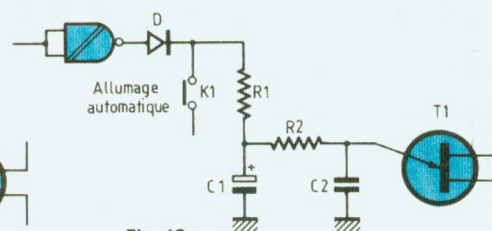


Fig. 10

C2 et principalement du condensateur C2, sur laquelle on peut être amené à jouer légèrement, on obtient ou non le maximum de tension sur la charge en fin de cycle. Ceci se traduit, si une ampoule est utilisée, par un allumage plus ou moins complet de la lampe en fin de temporisation. Selon la tolérance des composants utilisés, on peut donc être amené à modifier quelque peu la valeur de C2 qui peut osciller entre 56nF et 180nF.

Identiquement, suivant la valeur et la tolérance des composants RC, la dispersion de caractéristiques des diodes zéners et du transistor unijonction ainsi que la sensibilité de gachette du triac utilisé, on peut être amené à obtenir des durées de temporisation et un fonctionnement quelque peu différent d'un modèle à un autre. Avec notre maquette et les composants donnés dans la nomenclature, nous avons optimisé le fonctionnement suivant :

- 1) K1 sur automatique.
 - temporisation à l'allumage = 7 secondes.
 - temporisation à l'extinction = 7 secondes.
- 2) K1 sur allumage manuel.

— temporisation à l'allumage = de 6 à 8 secondes.

- 3) K1 sur extinction manuelle.

— temporisation nulle pour l'extinction.

L'OSCILLATEUR A U.J.T.

La tension exponentielle issue du circuit à constante de temps est alors

appliquée à un oscillateur à transistor unijonction synchronisé sur la fréquence 50Hz du secteur 220V. La commande de l'UJT s'effectue donc conformément au schéma donné à la figure (12) et, si la précision est excellente et le fonctionnement d'une grande souplesse, puisque la tension de commande sur l'émetteur du transistor unijonction varie lentement entre le 0V et le maximum de la tension

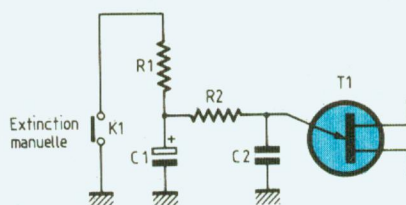


Fig. 11

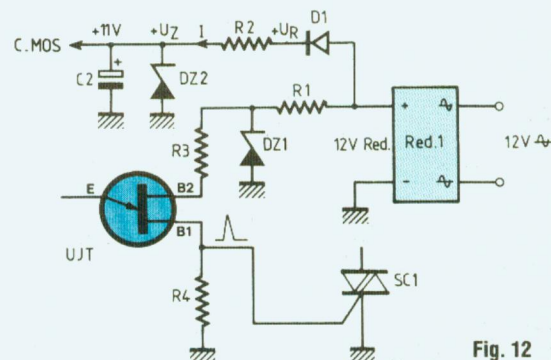


Fig. 12

GRADATEUR CREPUSCULAIRE

d'alimentation, soit $+11V$, il est par contre absolument nécessaire d'élaborer deux circuits d'alimentation séparés l'un de l'autre.

Un premier circuit, dont nous avons déjà parlé pour l'explication de la figure (8) est le circuit "traditionnel" pour l'interrupteur sensible à circuit 4011. A cet effet, on utilise un circuit de stabilisation sommaire pour la régulation de la tension d'alimentation à $+11V$. Comme on le voit sur le schéma de la figure (12) la basse tension alternative issue du secondaire du transformateur TR1 est redressée en bi-alternance par l'intermédiaire du pont de diodes RED1. Celui-ci est formé de quatre diodes types BAX13 montées en pont. Ces 4 diodes peuvent être remplacées sans aucun inconvénient par des 1N914, 1N4148, voire n'importe quel modèle de la série 1N4000...

Le circuit de stabilisation proprement dit se compose de la résistance R2, du condensateur de filtrage C2 et naturellement de la diode zéner DZ2. Cette dernière est un modèle BZX55C de valeur typique $11V$. Elle peut être remplacée par n'importe quel autre modèle de puissance $0,5W$ et de courant minimal $5mA$. Il est à remarquer que la diode D1 est indispensable afin d'éviter que le condensateur C2 filtrant la tension régulée n'agisse sur les arches sinusoïdales écrêtées pour la synchronisation.

Comme on le voit à la figure (12), il y a donc un deuxième circuit d'alimentation à la sortie du pont redresseur. Il est organisé autour de R1 et DZ1 et il n'y a aucun filtrage.

On obtient aux bornes de DZ1 des impulsions écrêtées à la valeur de zéner, qui vont nous servir pour la synchronisation du circuit à transistor unijonction.

Le calcul des éléments de ce montage est un peu spécial et nous en donnerons un exemple plus après. Pour l'instant bornons-nous à retenir uniquement que tous ces composants servent à synchroniser les impulsions issues des relaxateurs à U.J.T avec le secteur. L'oscillateur est un montage classique. La période du montage est

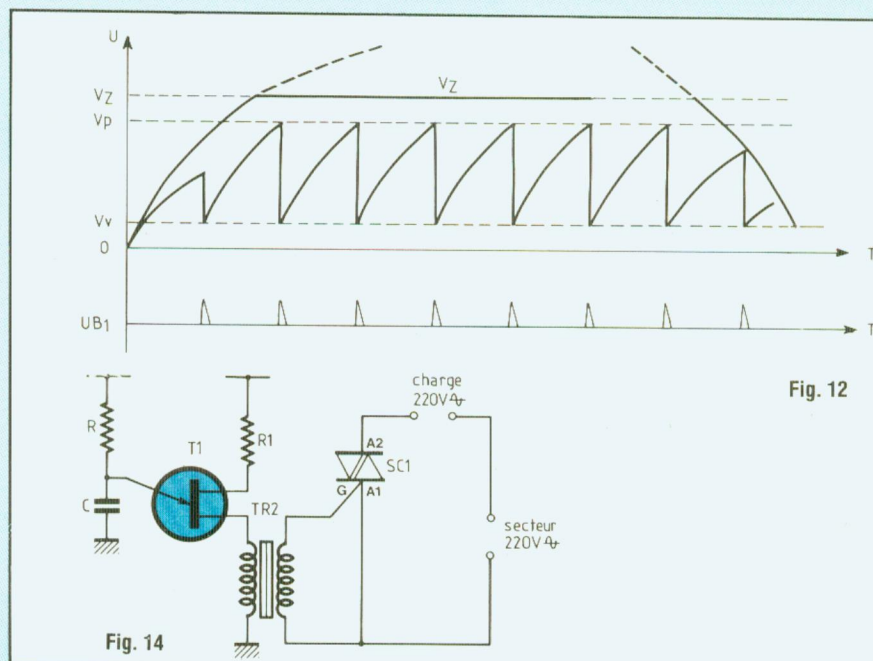


Fig. 12

Fig. 14

fonction du circuit RC de temporisation vu précédemment, et les impulsions positives sont recueillies aux bornes de R4 sur la base B1 du transistor unijonction.

Ces impulsions positives vont servir à amorcer le triac SC1. L'UJT étant alimenté en redressé bi-alternance écrêté, l'amorçage se fait toujours au 0 de la période comme le montre le graphe de la figure (12) (a).

INVENTER, C'EST AUSSI...

C'est aussi optimiser d'autres schémas au cours de l'étude et des différents essais de fonctionnement. Nous proposons à la figure (13) un autre circuit à UJT synchronisé sur le secteur et pouvant tout à fait remplacer le circuit précédent qui fait l'objet de la réalisation. Le principe de fonctionnement en est équivalent, les seules quelques petites différences résident dans la commande de l'UJT qui se fait à l'aide d'un montage Darlington et dans la possibilité d'ajuster les durées de temporisation d'allumage et d'extinction par l'emploi des potentiomètres P1 et P2. Enfin, la valeur maximum en fin de cycle peut être réglée par l'ajustable AJ1.

Ce circuit d'alimentation est conforme au précédent par l'emploi du pont redresseur bi-alternance RED1 et de l'ensemble R1, DZ1. La détermination simplifiée de R1 se conduit de façon identique à celle de R2 du schéma de la figure (12). Nous allons maintenant effectuer une telle détermination pour laquelle, en toute rigueur, il convient d'utiliser la formule de la valeur moyenne.

Détermination de la valeur minimale à adopter pour R1.

- 1) Choix de la diode zéner DZ1
 - Type BZY 55 C 18
 - U_z typique $18V$
 - I_z mini = $5mA$
 - Puissance maximale $P_z = 500mW$

- 2) Calcul du courant maximum de zéner

$$I_{z \max} = \frac{P_z}{U_z} = \frac{500 \cdot 10^{-3}}{18} = 27,7mA$$

- 3) Soit un transistor unijonction de résistance inter-base $R_{BB} = 5k\Omega$
Courant dans la branche AB de l'UJT

$$I_{T3} = \frac{U_z}{R_7 + R_{BB} + R_9}$$

ECLAIRAGE AUTOMATIQUE

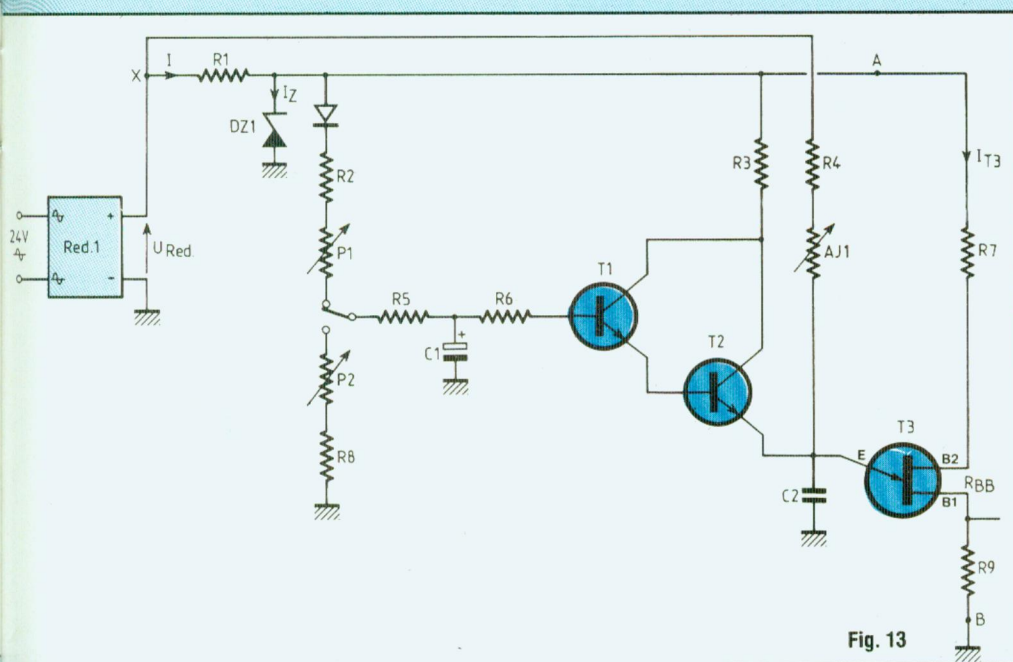


Fig. 13

avec $R7 = 390 \Omega$
 $R_{BB} = 5k\Omega$
 $R9 = 33\Omega$

d'où

$$I_{T3} = \frac{18}{390 + 5000 + 33} = \frac{18}{5423}$$

$$I_{T3} = 3,3\text{mA}$$

4) Détermination du courant total maximal I

$$I = I_Z + I_{T3}$$

$$I = 27,7 + 3,3 = 31\text{mA}$$

5) Différence de potentiel aux bornes de la résistance $R1$.

a) la tension au point X étant une tension redressée bi-alternance non filtrée, à mesurer en continu, constitue une VALEUR MOYENNE.

b) la valeur de cette tension est donnée par la formule :

$$U_{\text{moy}} = U_{\text{RED}} = \frac{2 U_{\text{max}}}{\pi}$$

$$\text{avec } U_{\text{max}} = U_{\text{eff}} \cdot \sqrt{2}$$

d'où

$$U_{\text{RED}} = \frac{2 U_{\text{eff}} \cdot \sqrt{2}}{\pi} = \frac{2 \times 24 \times 1,414}{3,14}$$

$$U_{\text{RED}} \approx 21,5\text{V}$$

6) D'où la valeur minimale pour la résistance $R1$

$$R1 = \frac{U_{\text{RED}} - U_Z}{I}$$

$$R1 = \frac{21,5 - 18}{31 \cdot 10^{-3}} = \frac{3,5}{31} \text{ k}\Omega$$

$$R1 = 112,9\Omega$$

Si on réalisait ce montage, on choisirait naturellement pour $R1$ une valeur normalisée de 100Ω ou encore de 120Ω 1/4W.5%.

Enfin, pour en terminer avec ces autres schémas et portions de circuits correspondants à l'idée que l'on peut se faire d'une étude pour la rubrique "Inventer" nous proposons à la figure (14) un deuxième moyen d'isoler certaines parties du montage du secteur alternatif. L'alimentation continue régulée et redressée bi-alternance non filtrée peut alors être un système direct avec condensateur d'entrée et redressement comme celle du temporisateur de précision dont nous venons de parler. A ce moment le transformateur TR1 n'existe plus et l'isolement avec la phase est réalisé grâce au

transformateur TR2. Le modèle n'est pas critique (un TRS23, circuit 28×32 de chez AUDAX convient fort bien). Naturellement, il faut "refondre" totalement le schéma électrique et redéterminer la valeur des principaux composants.

CIRCUIT IMPRIMÉ

Le film du circuit imprimé du gradateur crépusculaire est proposé à la figure (15). Il est relativement aéré et les dimensions de ce circuit ont été optimisées afin de pouvoir le loger dans un petit boîtier plastique MMP référence 115PM et de dimensions $115 \times 64 \times 140$.

Pour réaliser ce film, n'importe quelle méthode courante est possible, que ce soit bandes et pastilles transfert, rubans et pastilles auto-collantes (Brady) et même stylo spécial à encre. Pour notre part, nous préconisons la méthode photographique avec le film proposé à la fin de la revue.

Quatre trous de $\varnothing 3,5$ sont à percer à chaque coin pour une éventuelle mise en boîtier. Tous les autres perçages se font à 0,8, 1mm ou 1,2 à l'exclusion de deux trous de $\varnothing 3$ pour la fixation du transformateur TR1. Enfin, si on désire monter SC1 à plat, il faut prévoir aussi un perçage de $\varnothing 3,5$ pour la fixation sur le dessus du circuit imprimé.

Une fois le circuit terminé, il est bon de vaporiser une couche de vernis électrofuge soudable.

L'IMPLANTATION

ET CABLAGE

Identiquement à la majorité des montages dont nous décrivons la réalisation, il faut toujours commencer par les composants de plus faible hauteur, en l'occurrence les strapps, s'il y en a, puis les diodes, zénors et résistances. Ensuite on peut monter le support de circuit intégré, les condensateurs chimiques et polyester, le transistor uni-jonction et l'ajustable de réglage. Enfin, on termine par les deux borniers

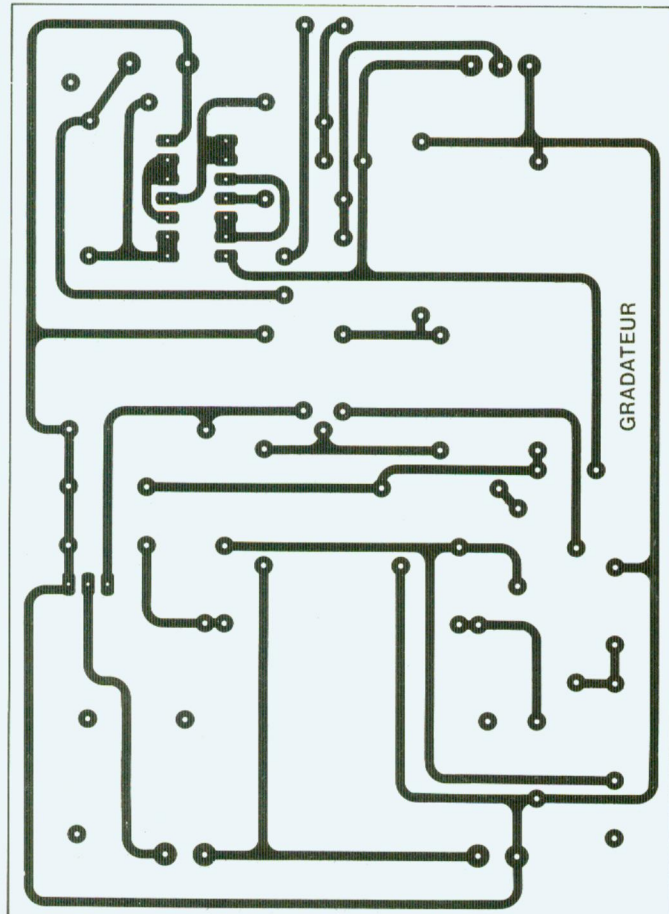


Fig. 15

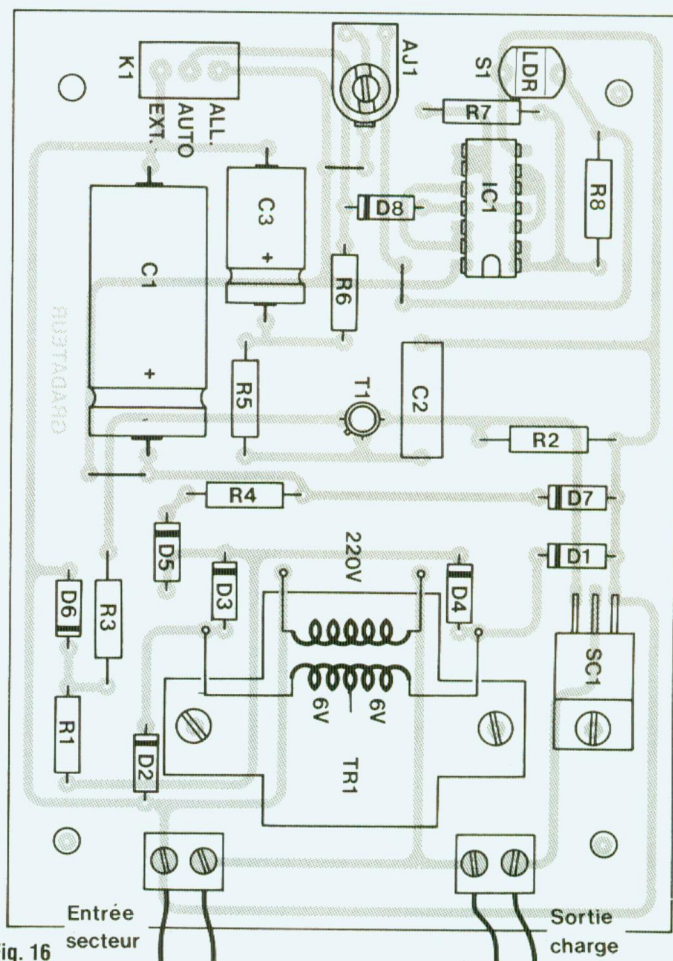


Fig. 16

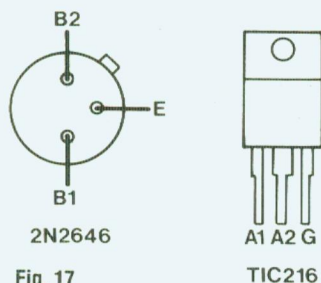


Fig. 17

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

• Semiconducteurs

IC1 : 4011
 T1 : Transistor UJT 2N2646 ou 2N2647
 D1-D2-D3-D4-D5-D8 : BAX13 ou 1N914 ou 1N4148
 D6-D7 : Diodes zénér BZX55C 11 ou équivalent
 SC1 : TIC 216 ou triac 400V, 4 à 6A

• Résistances

R1 : 200Ω 1/2W 5%
 R2 : 30Ω 1/2W 5%
 R3 : 300Ω 1/2W 5%
 R4 : 470Ω 1/2W 5%
 R5 : 15kΩ 1/4W 5%
 R6 : 10kΩ 1/4W 5%
 R7 : 2,7MΩ 1/4W 5%
 R8 : 300kΩ 1/4W 5%

• Ajustable

AJ1 : Ajustable Piher 100kΩ modèle à plat

• Condensateurs

C1 : 100μF / 25V
 C2 : 56nF à 180nF (voir texte)
 C3 : 1000μF / 16V

• Divers

TR1 : Transformateur à étrier 220V/ 2×6V 3 à 5VA
 S1 : LDR 03 . 05 S
 2 borniers CI - 2 plots
 1 interrupteur unipolaire 3 positions dont une neutre
 1 support de circuit intégré DIL 14 broches.

de raccordement qui sont des modèles deux plots pour circuit imprimé, le triac, et, selon le cas prévu, d'un boîtier ou non, on câblera directement cellule LDR et inverseur auto/manuel directement sur le circuit ou bien encore on sortira ceux-ci sur la face avant du coffret.

Nous enjoignons cependant tous les lecteurs à ne pas oublier lors des contrôles, essais et différentes manipulations sur le circuit, et évidemment, si celui-ci doit être laissé sans boîtier de protection, que l'un des pôles du secteur, phase ou neutre, selon le branchement de la prise 220V, est en permanence connecté à la masse du montage et qu'il convient d'agir avec prudence.

Pour en terminer avec le câblage, nous donnons à la figure (17) les schémas de branchement du transistor unijonction et du triac. Si l'UJT/2N2646 peut être remplacé par un 2N2647 de brochage équivalent, il faut bien faire attention à celui du triac qui, pour certains modèles livrés en

boîtier TO220, n'ont pas forcément le même branchement, ni les mêmes caractéristiques de déclenchement.

ESSAIS - RÉGLAGE

Circuit entièrement câblé et monté, après une ultime vérification visuelle, on introduit le 4011 sur son support et on raccorde les fils secteur, d'entrée et d'utilisation. Il faut alors positionner AJ1 à mi-course et ajuster précisément le réglage, pour que, passant de la lumière ambiante à l'obscurité, la charge, généralement une ampoule, s'allume progressivement.

On effectue alors la manipulation inverse pour contrôle, et l'on s'assure qu'en passant du noir complet à la lumière du jour, l'ampoule s'éteint.

Le réglage de sensibilité est terminé et il ne reste plus qu'à déposer une pointe de vernis cellulosique sur l'axe de l'ajustable AJ1.

Précisons que si la charge est constituée par une ou plusieurs ampoules, il faut, d'une part, bien faire attention à

ce que leur puissance n'excède pas le courant maximal du triac et éventuellement à munir celui-ci d'un petit radiateur, comme, d'autre part, à ne pas effectuer le réglage de l'ajustable de sensibilité avec ampoule située près de la LDR, si l'on ne veut pas un blocage du système dès le début du cycle.

CONCLUSION

Le gradateur crépusculaire décrit dans cet article permet l'allumage et l'extinction progressive de l'éclairage de façon automatique, l'électronique étant débrayable pour pouvoir agir manuellement. Les utilisations sont nombreuses et nous sommes sûrs que cet appareil intéressera bon nombre de lecteurs aquariophiles ou terrariophiles, voire le possesseur de serres d'amateur et véranda. On pourra aussi l'utiliser chaque fois que l'on désirera automatiser l'éclairage d'un lieu quelconque et ceci de façon progressive.

ABONNEZ-VOUS A

Led

Je désire m'abonner à **LED** France : 160 F - Etranger* : 240 F.

NOM

PRENOM

N°..... RUE.....

CODE POSTAL..... VILLE.....

* Pour les expéditions « par avion » à l'étranger, ajoutez 60 F au montant de votre abonnement.

Ci-joint mon règlement par : chèque bancaire ☐

C.C.P. ☐

Mandat ☐

Le premier numéro que je désire recevoir est : N°.....

EDITIONS PERIODES 3, boulevard Ney 75018 PARIS - Tél. : 42.38.80.88 Poste 7315

LES BONNES ADRESSES DE LED

HI-FI DIFFUSION

19, rue Tondutti de l'Escarène
06000 NICE
Tél. 93.80.50.50 ou 93.62.33.44

A Nice

Très grand choix de composants électroniques
résistances, condensateurs, commutateurs
transformateurs, etc.

- accessoires,
- matériel électronique,
- rayon librairie : revues, livres, etc.

VF ELECTRONIC

166, bd Victor Hugo
62100 CALAIS
21.96.11.31

A Calais

Composants électroniques, Appareils de mesures,
Kits alarmes, librairie.
OUVERT du Mardi au Samedi de 14 h à 18 h 30

C.F.L.

45, bd de la Gribelette
91390 MORSANG S/ORGE
Tél. 60.15.30.21

*A Morsang
s/Orge*

Composants électroniques professionnels et grand public

(Par correspondance, notre tarif contre 4,40 F)

Ouvert le lundi de 10 h à 12 h 30 - 14 h à 19 h
du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 - 14 h à 19 h
Mieux que par correspondance : sur le 45, Loiret et Orléans,
livraison le Lundi et le Jeudi.

Expédition par poste, minimum de commande 200 F
Tél. 38.96.30.04

Composants actifs et passifs, boîtiers, transfos, fiches et connexions

IMPRELEC

Le Villard
74550 PERRIGNIER
Tél. : 50.72.46.26

Fabrication de circuits imprimés simple et double face,
à l'unité ou en série Marquage scotchcal -
Qualité professionnelle

ETS MAJCHRZAK

107, rue P. Güeysse
56100 LORIENT

56

Tél. : 97.21.37.03

Telex : 950017 F

ouvert tous les jours sauf le lundi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

A Aubagne

ELECTRONIQUE

LOISIRS-SERVICES

4, rue de l'Huveaune - 13 400 AUBAGNE
Tél. **42.03.10.79**

COMPOSANTS - KITS ELECTRONIQUES
ANTENNES - TV & RADIO LIBRAIRIE - JEUX DE LUMIERE

L R C

à Lyon

TOUS LES COMPOSANTS
CHOIX - QUALITE — PRIX

LYON RADIO COMPOSANTS

46, Quai Pierre Scize
69009 LYON - Tél. 78.39.69.69


**SIM
RADIO**

TÉL. 77-32-74-62

29, RUE PAUL BERT
42000 SAINT-ÉTIENNE

Tout pour l'électronique

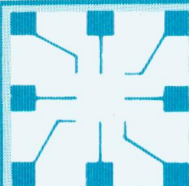Composants électroniques
Pièces détachées radio TV - Kits
Accessoires Hi-Fi - Jeux de lumière
Emission - Réception



HD Micro Systèmes® 42.42.55.09
67, rue Sartoris - 92250 LA GARENNE-COLOMBES
(A 2 minutes de La Défense)
12, rue Micheli Du Crest - 1205 GENÈVE - SUISSE
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30 - le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Le spécialiste du compatible **APPLE®** et **IBM®** tix 614 260 **HDM**

PROMO

74N153 1,00 F
6514 20,00 F
4116 9,00 F
DB 25 Fem. 90° 9,00 F

TTL LS			TTL S-F		
00	1,95 F	155	5,80 F	00	4,90 F
01	2,60 F	156	5,00 F	02	6,00 F
02	2,80 F	157	5,20 F	04	8,50 F
03	2,50 F	158	5,20 F	08	9,50 F
04	2,60 F	160	5,50 F	10	11,00 F
05	2,60 F	161	6,00 F	11	6,00 F
N 06	8,00 F	164	5,50 F	20	7,40 F
N 07	8,00 F	166	7,90 F	32	13,00 F
08	2,60 F	170	12,00 F	38	11,50 F
09	2,60 F	174	5,00 F	51	9,50 F
N 10	1,00 F	175	5,20 F	54	9,50 F
11	2,60 F	190	8,00 F	74	14,00 F
14	2,60 F	192	6,00 F	86	14,00 F
N 16	9,00 F	193	6,50 F	109	9,90 F
N 17	7,50 F	195	5,00 F	112	9,90 F
20	2,60 F	221	10,00 F	157	15,00 F
21	2,60 F	240	6,00 F	175	9,90 F
25	3,90 F	241	6,50 F	195	29,00 F
27	2,60 F	243	6,00 F	225	35,00 F
30	1,50 F	244	6,90 F	244	15,00 F
32	1,90 F	245	7,50 F	258	24,00 F
38	2,60 F	251	6,50 F	280	25,00 F
42	3,90 F	257	1,50 F	287	49,00 F
46	4,50 F	258	4,00 F	2764	39,00 F
47	2,90 F	259	7,00 F	2728	59,00 F
51	2,90 F	260	4,90 F	27256	69,00 F
74	2,90 F	266	4,50 F	MC 3242	120,00 F
75	4,80 F	273	8,00 F	MC 3470	120,00 F
77	9,40 F	279	5,20 F	MC 3487	120,00 F
85	4,90 F	280	8,00 F	KS 3600	120,00 F
86	3,50 F	283	8,00 F	4000	2,00 F
90	5,00 F	299	10,00 F	4001	3,50 F
92	5,00 F	322	10,00 F	4009	8,70 F
93	5,00 F	323	21,00 F	4011	3,80 F
107	3,50 F	365	5,00 F	4012	4,80 F
109	3,60 F	367	3,50 F	4013	4,00 F
N 121	5,60 F	368	5,00 F	4017	7,00 F
123	5,80 F	373	7,00 F	4020	9,50 F
125	4,90 F	374	7,00 F	4022	9,30 F
132	1,50 F	377	9,60 F	4024	7,90 F
133	7,50 F	378	8,00 F	4027	6,00 F
138	3,90 F	379	8,90 F	4028	8,00 F
139	4,00 F	390	6,00 F	4029	8,80 F
145	8,20 F	393	6,50 F	4034	9,70 F
151	5,90 F	395	8,00 F	4040	8,70 F
153	4,90 F	398	18,00 F	4042	9,90 F
N 153	1,00 F	541	12,50 F	4046	12,60 F
154	10,00 F	670	18,00 F	4048	5,90 F

6840	37,00 F	OSCILLATEUR		BD139	5,00 F
6845	80,00 F			MP5A13	5,00 F
6850	19,00 F			TP22A	4,50 F
7910 Mod	190,00 F	16 Mhz, 16,25 Mhz, 20Mhz	30,00 F	TP32A	4,80 F
765	90,00 F	24 Mhz		TP32B	4,80 F
Z 80 A CPU	35,00 F	LINEAIRE		TP32A	5,50 F
Z 80 A PIO	59,00 F			TP33B	7,50 F
80286-10	1 790,00 F			TP34B	8,50 F
80287-4	2 900,00 F	CA3146	12,00 F	IN4002	0,90 F
80287-16	3 450,00 F	LM2917	3,00 F	IN4148	0,30 F
80387-16	6 390,00 F	LM324	75,00 F	Zener, titres valeurs	1,00 F
8087-2	1 890,00 F	LM340	8,00 F	LED 05 R V J	1,50 F
8088-2	99,00 F	LM360	85,00 F	Trnac 400V 8A	3,70 F
8237 A-5	95,00 F	LM723	1,90 F	Dac	2,50 F
8250	159,00 F	LM747	16,00 F	REGULATEUR	
8251	54,00 F	MC1496	7,00 F	7805-1215	6,00 F
8253 A-5	39,00 F	MCT2	4,50 F	7805-1215	6,00 F
8255 A-5	49,00 F	NE555	10,00 F	PNEUMATIQUE	
8284 A	68,00 F	NE556	10,00 F	Relais 5 %, 1/4 W	0,50 F
8288	65,00 F	NE558	10,00 F	Resistor SIL	5,00 F
8304	29,00 F	TR970	25,00 F	DIL 33 C	1,00 F
8530	35,00 F	DA1034	15,00 F	Pot aust.	8,50 F
8531	35,00 F	DA2593	25,00 F	CONDENSATEUR	
8532	35,00 F	DA2595	35,00 F	Multicouches, pas de 508	
8533	35,00 F	DA4566	16,00 F	63 V 10 ⁶ of 100 nF	1,00 F
8534	35,00 F	TL082	10,00 F	120 nF a 680 nF	1,50 F
8535	35,00 F	TL084	10,00 F	Adjustable 10 to 60	4,50 F
8536	35,00 F	TL700	35,00 F	Chimique, radial 35 V	
8537	35,00 F	µA 741	4,80 F	1 µF a 22 µF	1,20 F
8538	35,00 F	ULN2003	16,00 F	47 µF a 100 µF	1,50 F
8539	35,00 F	Accu. 3.6 V, 50 mAh	47,00 F	220 µF a 470 µF	2,90 F
8540	35,00 F	HP 0.5 W, cable	19,00 F	1000 µF	4,90 F
PROM-PAL				2200 µF	9,90 F
				Tantale goutte 25 V	
				2.2 µF a 10 µF	2,50 F
				22 µF a 100 µF	5,50 F
		TRANSISTOR DIODE		SELF	
185030, 724288,	39,00 F	2N1711	9,00 F		
635281, 7611	39,00 F	2N1890/1893	3,80 F		
635241, 7643	70,00 F	2N2199	3,50 F		
635129, 745287, 635141,	39,00 F	2N2222A/2907A	3,50 F		
93427	39,00 F	2N2369	3,50 F		
1614CN	45,00 F	2N2950A	3,00 F		
16R8ACN	75,00 F	2N2955	14,00 F		
		2N3055	9,00 F		
		2N3694/3906	1,50 F		
		2N4416A	1,50 F		
		BC107A/BC109A	2,00 F		
		BC237	2,90 F		
		BC307	1,90 F		
QUARTZ					
Khz : 32 768	19,00 F				
Mhz : 1.8432 - 2.4576					
3.2768 - 3.579 - 4.6 5536					
8. - 0.01 - 14.318 - 16 -					
17. 430 - 18.432	15,00 F				
				27 µH, 100 µH,	4,90 F
				220 µH, 470 µH	

CHELLES ELECTRONIQUES 77

19, av. du Maréchal Foch 77500 Chelles - Tél. 64.26.38.07

Ouvert du mardi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 15 et de 14 h 30 à 19 h

Nous acceptons les bons de l'Administration, conditions spéciales aux écoles,
centres de formation, clubs d'électronique, etc. Pas de catalogue

NOUVEAU

MULTIMETRE METEX
Modèle M 3650 3 1/2 digits
Précision 0,3 % en VCC (± 1 digit)


Fonctions :

- MULTIMETRE 20 A
- CAPACIMETRE
- FREQUENCIMETRE
- TEST TRANSISTORS
- TEST DIODES
- TEST SONORE DE CONTINUITE
- TEST ALIM.

BOITIER ANTI-CHOC
HAUTEUR ECRAN : 30 MM !
HAUTEUR DIGIT : 17 MM !

Affichage de la fonction
et de l'unité utilisée


Prix : 690 F TTC

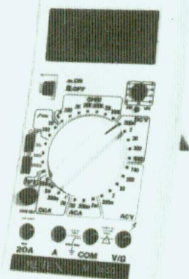

DM25L :

- 29 GAMMES
- BIP SONORE
- MESURE DE CAPACITES
EN 5 GAMMES
- TEST LOGIQUE
- OHMMETRE JUSQU'A 2 000 M Ω

Prix : 821 F TTC

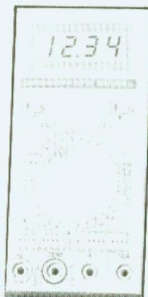

KITS

MESURE

- PL 8 Alimentation réglable 1 à 12 V-0,3 A
- PL18 Détecteur universel 5 fonctions
- PL40 Convertisseur 12 V/220 V
- PL44 Base de temps 50 Hz à quartz
- PL46 Convertisseur 6/12 V - 2 A
- PL56 Voltmètre digital 0 à 999 V
- PL61 Capacimètre digital 1 pF à 9 999 μ F
- PL66 Alimentation digitale 3 à 24 V-2 A
- PL82 Fréquencemètre 30 Hz à 50 MHz
- PL96 Chargeur automatique d'accus Cd-Ni
- PL98 Alimentation sym. 40 V - 2 A (sans transto)

JEUX DE LUMIERE

- PL 9 Modulateur de lumière 3 voies + micro
- PL11 Gradateur de lumière
- PL13 Chenillard 4 voies
- PL15 Stroboscope 40 joutes
- PL69 Chenillard musical 9 voies
- PL74 Stroboscope musical 40 joutes
- PL87 Chenillard 8 voies

ALARME ANTIVOL

- PL28 Sirène de puissance
- PL47 Antivol pour auto
- PL78 Antivol de ville
- PL80 Sirène américaine
- MCS Centrale d'alarme à processeur 5 zones
- HYPER 15 Radar hyper-fréquence
- RUS SM Antivol auto à ultrasons
- SM 10 W Sirène à modulation réglable
- RC 256 Récepteur de télécommande
- TC 256 Transmetteur de télécommande haute-fréquence codée

ÉMISSION - RÉCEPTION

- MHF95 Micro H.F. 88 à 108 MHz
- EFM 100 Émetteur pour instruments de musique
- EFM 5 W Émetteur FM 5 watts
- PL63 Ampli d'antenne 1 MHz à 100 MHz - 20db

- 100 F FM 101 Tuner FM en mono 132 F
- 90 F FM 108 S Mini-tuner FM stéréo 296 F

BF

- 100 F PL16 Amplificateur BF 2 W 50 F
- 170 F PL31 Préampli guitare 50 F
- 180 F PL52 Ampli BF 2 x 15 W ou 1 x 30 W 160 F
- 220 F PL58 Chambre de réverbération 190 F
- 280 F PL62 VU-mètre stéréo à led 100 F
- 450 F PL68 Table de mixage stéréo 2 x 6 entrées 260 F
- 140 F PL70 Ampli-préampli-correcteur 15 W 140 F
- 140 F PL72 Préampli de lecture stéréo pour K7 50 F
- 140 F PL77 Booster 15 W pour auto 100 F
- 120 F PL86 Préampli-correcteur 5 entrées 140 F
- 40 F PL89 Mixeur pour 2 platines stéréo 190 F
- 120 F PL91 Ampli-préampli-correcteur 2 x 30 W 330 F
- 120 F PL93 Ampli-préampli-correcteur 2 x 45 W 450 F
- 170 F PL95 Ampli-préampli-correcteur 2 x 20 W 270 F
- 170 F PL97 Amplificateur BF 80 W 290 F
- 160 F PL99 Amplificateur guitare 80 W 390 F
- AS26 Ampli stéréo 2 x 6 W avec coffret 205 F
- Drumbox DB 100 synthétiseur de batterie 319 F
- Digecho 64 k chambre d'écho complète avec boîtier 766 F

CONFORT


- 160 F PL20 Serrure codée 160 F
- 120 F PL29 Thermostat 120 F
- 90 F PL30 Clap interrupteur 90 F
- 180 F PL43 Thermomètre digital 0 à 99°C 180 F
- 210 F PL45 Thermostat digital 0 à 99°C 210 F
- 160 F PL51 Carillon 24 airs 160 F
- 320 F PL67 Télécommande 27 MHz codée 320 F
- 160 F PL72 Barrière/télécommande à ultrasons 160 F
- 150 F PL83 Compte-tours digital 150 F
- 200 F PL85 Barrière/télécommande à infrarouges 200 F
- 150 F PL90 Minuterie d'éclairage 30 s à 30 mn 150 F
- 250 F PL94 Temporisateur digital 0 à 999 S 250 F
- 110 F PL100 Batterie électronique 150 F

DMT 870

Nouveau multimètre digital MONACOR
à affichage LCD, avec test transistors/
diodes

VDC = 1 000 V, VAC = 500 V, I = 10 A
 Ω = 20 M Ω , transistors = PNP et NPN
0 à 2000

Inversion polarité automatique
réglage - 0. Prix : 399 F

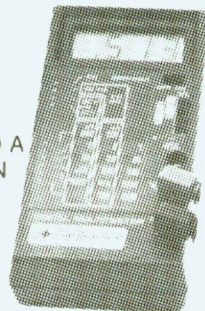

CM 200


Capacimètre digital de 200 pF à 2 000 μ F
en 8 gammes.
Précision $\pm 0,5$ %. Prix : 480 F

ENSEMBLES BASSE TENSION

GAM 48 - 303

- Alimentation : 220 V/24 V - 50 Hz
- Puissance du fer : 50 W
- Contrôle électronique de température à thermocouple.
- Régulation à ± 2 % de la valeur affichée, continue et sans génération de parasites.
- Vernier de réglage à blocage entre 120° C et 420° C.
- Montée en température de l'ambiance à 420° C en moins de 2 minutes.
- Très faible transmission de chaleur entre l'élément chauffant et le manche.
- Poids du fer avec cordon et panne : environ 100 g. Fer seul : environ 35 g, longueur du fer : 210 mm.
- Déviation maximale : 10% après chargement de l'élément.
- Longueur : 150 mm - Largeur 110 mm - Hauteur 70 mm.
- Permet d'intervenir sans danger sur des composants sensibles aux surtensions accidentelles comme les CIMOS ou Transistors FET.

1 185 F TTC

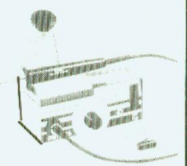

**Circuits Intégrés - Transistors - Résistances
- Condensateurs - Librairie technique
FER A SOUDER JBC_ PHILIPS_ WELLER**

Démonstration des produits KF devant le magasin le samedi 13 juin toute
la matinée.

CONDITIONS DE VENTE : MINIMUM D'ENVOI 100 F.
PAR CORRESPONDANCE : RÉGLEMENT A LA COMMANDE PAR CHÈQUE OU MANDAT-LETTRE. AJOUTER LE FORFAIT DE PORT ET D'EMBALLAGE : 35 F
CONTRE REMBOURSEMENT : 50 F.
AU DESSUS PORT DÙ PAR SNCF.

NOM _____

ADRESSE _____

CODE _____ VILLE _____

LES MOTS CROISES DE L'ELECTRONICIEN


par Guy Chorein

Horizontalement :

1. Partie imaginaire de l'impédance complexe, électrique, acoustique ou mécanique. - 2. A été élu et réélu de nombreuses fois président du Sénat. Fait la paire avec moi. 3. Un tel émetteur n'est pas autorisé... Sont toujours en ligne. - 4. Faite par des gens qui n'ont rien à faire (inversé). - 5. Accord en résonance de plusieurs circuits électriques oscillant sur une même fréquence. - 6. Fin de mode. Sur une plaque étrangère. - 7. Il y a celle spécialisée en informatique. Viennent au monde avec la cosse. - 8. Trois des six. Dans l'Ariège et sur l'Ariège. - 9. Sortie sur une imprimante du résultat d'un traitement par ordinateur. C'est tout lui quand c'est la même chose. - 10. Nécessaire pour ne pas être au courant.

Verticalement

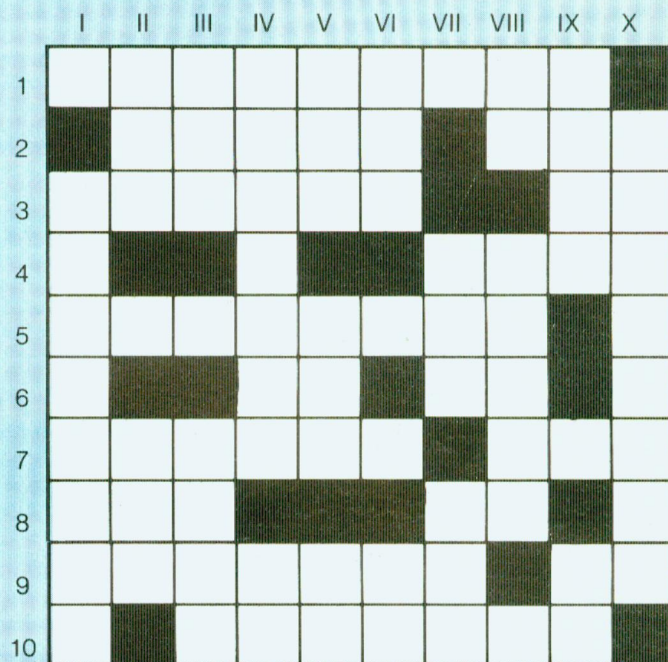I. Se dit d'un montage amplificateur constitué de deux tubes électroniques ou transistors qui fonctionnent en opposition. - II. Redresse le courant. Une ligne qui court. - III. Lettres de Cahors. Savait se faire entendre (de bas en haut). - IV. Utilises agréablement ta voix. Un F de plus la rend très radiophonique. - V. Catalan et Extrême-Oriental. Rehaussent le prestige de l'uniforme. Morceau de violon. - VI. Il se retourne facilement. Le contraire du 3 horizontal 2. - VII. Pour les Allemands, ce n'est qu'un début. Grand dans son pays. - VIII. Se suivent en électricité. Permet de passer un message. - IX. Libérât de temps ses souffleurs. Clé des chants. - X. Vibration de même nature que le son, mais de fréquence trop basse pour qu'une oreille humaine puisse la percevoir.



Solution de la grille parue dans le numéro 46 de Led

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	P		F	A	I	S	C	E	A	U
2	R	A		T	I	M	E	R	S	
3	O	X		O				S		Q
4	C	E	R	V	E	A	U		P	U
5	E		I		M	I		R	I	A
6	S	U	P	P	O	R	T		N	R
7	S	R			I		T	A	C	T
8	E	C	L	U	S	E		N	E	Z
9	U		E	N		G	I	T	A	
10	R		V	O	C	O	D	E	U	R

SUPER LIBRE-SERVICE COMPOSANTS

Nouveaux - 20 000 articles présentés
Service spécial école Paris et Province
Consultez-nous. Venez nous voir.

Télévision, informatique, mesure, haut-
parleur, auto-radio, jeux de lumière, jeux
électroniques...

SOLISELEC

137, av. Paul-Vaillant Couturier 94250 GENTILLY
Tél. 47.35.19.30

Le long du périphérique, entre la Porte d'Orléans et la Porte de Gentilly
Parking à votre disposition ouvert de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
Fermé dimanche et lundi

Vente par correspondance : S'adresser à Roubaix. 1) Règlement à la commande ajouter 25,00 F pour frais de port et d'emballage.
Franco de port à partir de 500 F. 2) Contre-remboursement : mêmes condition, majoré de 23,00 F.

Electronique - Diffusion

N.C. ROUBAIX A 324 111 376

62, rue de l'Alouette, 59100 ROUBAIX ☎ 20.70.23.42.

234, rue des Postes, 59000 LILLE ☎ 20.30.97.96
(Métro Porte des Postes)

PROMO: SPECIAL BRICOLEUR (jusqu'à épuisement des stocks)

Du 20 MAI au 20 JUIN

Régulateur 7805	T0220	10 pour 30 F.	Transistor	BU 806	10 pour 30 F.
Régulateur 7905	T0220	10 pour 30 F.	Transistor	BUX 85	10 pour 30 F.
Régulateur 7912	T0220	10 pour 30 F.	Transistor	BU 326	5 pour 30 F.
Diode alimentation	1N4001	100 pour 25 F.	Transistor	2N3055RCA	5 pour 30 F.
Diode alimentation	1N4003	100 pour 25 F.	Transistor	BD X 66 C	5 pour 40 F.
Diode alimentation	1N4004	100 pour 25 F.	Transistor	BD X 67 C	5 pour 40 F.
Diode alimentation	1N4007	100 pour 30 F.	CI MOS	4001	10 pour 20 F.
Diode commutation	1N4148	100 pour 20 F.	CI MOS	4011	10 pour 20 F.
Diode rapide TV	BY 298	10 pour 20 F.	CI TTL	74LS00	10 pour 20 F.
Transistor	2N 2219	10 pour 20 F.	CI linéaire	LM 741	10 pour 25 F.
Transistor	2N 1711	10 pour 20 F.	CI linéaire	LM 324	10 pour 25 F.
Transistor	2N 2905	10 pour 20 F.	Support CI	8 b	100 pour 20 F.
Transistor	BF 245	10 pour 20 F.	Support CI	14 b	100 pour 40 F.
Transistor	BC 238 C	100 pour 40 F.	Support CI	16 b	100 pour 45 F.
Transistor	BC 264 B	100 pour 40 F.	Condensateur Miniature LCC		
Transistor	BC 239 B	100 pour 40 F.	63 V pas 5.08 0,1 MF		100 pour 30 F.
Transistor	307 B	100 pour 40 F.	0,22		100 pour 30 F.
Transistor	337 B	100 pour 40 F.	Condensateur chimique		1 pour 20 F.
Transistor	BC 327/25	100 pour 40 F.	Boitier CO-47000 MF 16 V		
Transistor	485 B	100 pour 40 F.	Condensateur chimique		
Transistor	546 B	100 pour 40 F.	Fixation CI 4700MF		5 pour 20 F.
Transistor	547 A	100 pour 40 F.	Condensateur céramique 1 PF		
Transistor	547 B	100 pour 40 F.	a 10 F nF de la même valeur		100 pour 30 F.
Transistor	548 B	100 pour 40 F.	Résistance 1/4 W 4,7 r a 4,7 mr		
Transistor	549 B	100 pour 40 F.	de la même valeur		100 pour 10 F.
Transistor	557 B	100 pour 40 F.	Plaque epoxy presensibilisé		
Transistor	560 B	100 pour 40 F.	200 X 300		1 pour 60 F.

Vente par correspondance : S'adresser à Roubaix. 1) Règlement à la commande ajouter 25,00 F pour frais de port et d'emballage.
Franco de port à partir de 500 F. 2) Contre-remboursement : mêmes condition, majoré de 23,00 F.

Electronique - Diffusion

N.C. ROUBAIX A 324 111 376

62, rue de l'Alouette, 59100 ROUBAIX ☎ 20.70.23.42.

234, rue des Postes, 59000 LILLE ☎ 20.30.97.96
(Métro Porte des Postes)

PROMO SPECIALE MICRO



(jusque épuisement du stock)

MICRO	6803 P	20,00 F	EPROM	2708 450 ns	40,00 F
	6821 AP	20,00 F		2716 450 ns	40,00 F
	6809 P	60,00 F		2732 450 ns	40,00 F
	8088	50,00 F		2764 250 ns	36,00 F
	EF 9345	50,00 F		27128 250 ns	36,00 F

MEMOIRE	4016	12,00 F	EPROM	ayant déjà été programmée	
	4408	9,00 F		une fois	
	4416	14,00 F			
	2102	8,00 F		2708	20,00 F
	4116	8,00 F		2716	20,00 F
	6116-5	9,00 F		2732	20,00 F
	4164-15	20,00 F		2764	20,00 F
	41256-12	36,00 F			
	81464-12	36,00 F			

Du 20 MAI au 20 JUIN
par 10 pièces Remise 10 %
par 100 pièces Remise 20 %

GRAVEZ-LES VOUS-MEME

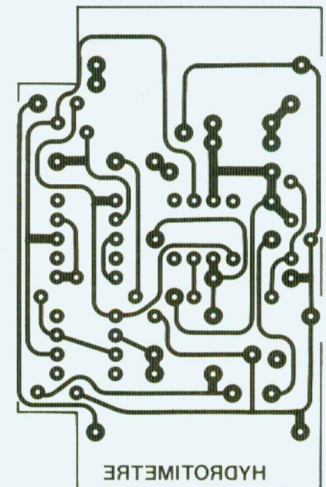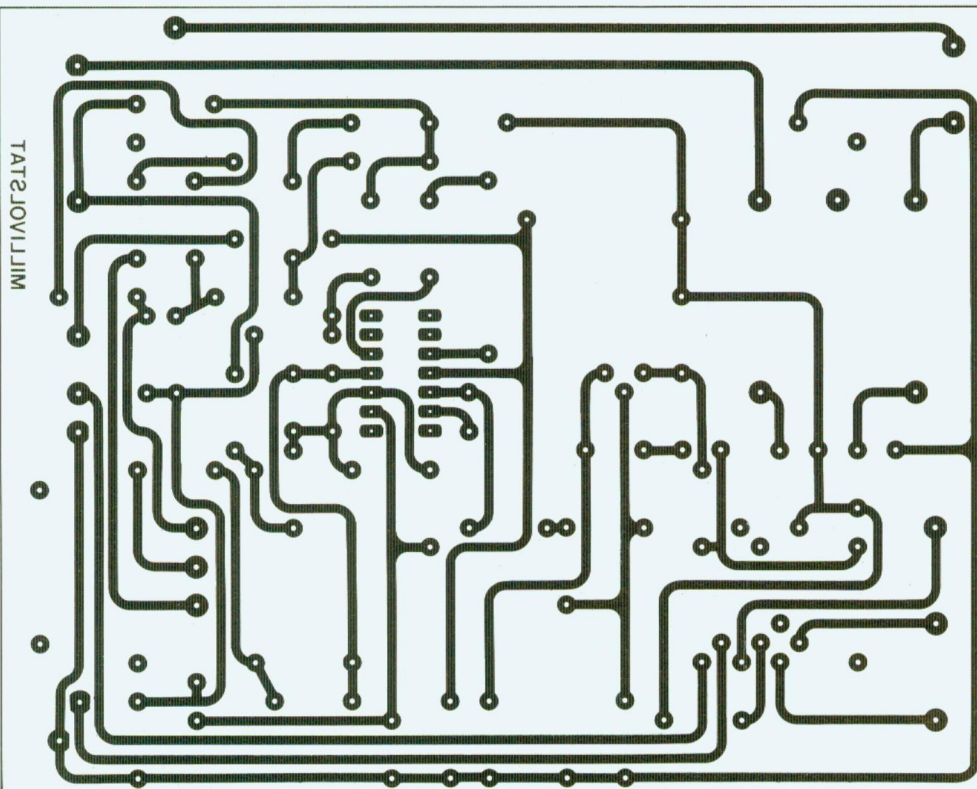

Les implantations sont volontairement publiées à l'envers pour que le côté imprimé de cette page soit en contact direct avec le circuit lors de l'insolation.



FICHE RENSEIGNEMENTS LECTEURS

Un important courrier et de nombreuses communications téléphoniques nous ont amené à constater que de nombreux lecteurs, surtout en province, éprouvent des difficultés d'approvisionnement en composants pour la réalisation de nos maquettes. Afin de vous aider à résoudre ce problème, vous trouverez dorénavant une fiche-lecteur qu'il vous suffira de nous retourner sous enveloppe affranchie à votre nom. Une réponse vous sera donnée dans les meilleurs délais.

QUESTIONS (voir réponses au verso)

Je désire recevoir de plus amples renseignements sur l'origine du composant recherché ou son équivalent.

Résistances :

Condensateurs :

Semiconducteurs :

Divers :

MONTAGE EN COURS :

..... d'après LED N°

Adresser cette fiche et l'enveloppe affranchie à votre nom aux
EDITIONS PERIODES - Service lec-
teurs : 3, bd Ney, 75018 Paris

Nom :

Prénom :

Adresse :

GRAVEZ-LES VOUS-MEME



REPONSES

Attention !

Pour nous obtenir au téléphone, nous vous rappelons nos nouveaux numéros :

- Rédaction : 42.38.80.88 poste 7315
- Publicité : 42.38.80.88 poste 7314

GRAVEZ-LES VOUS MEME

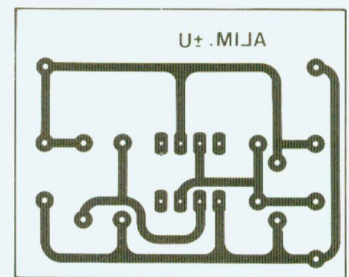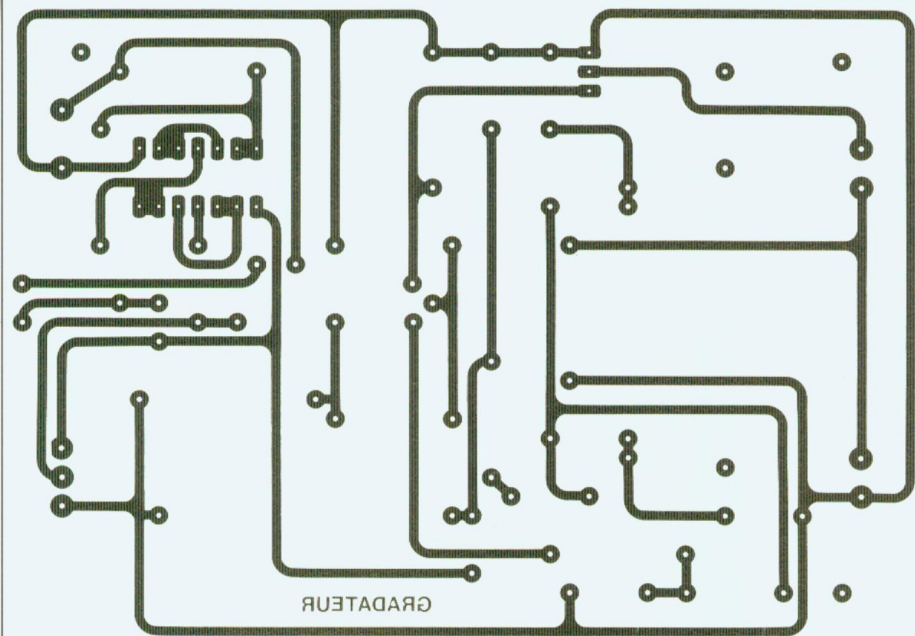

▲ Alimentation $\pm U$.

◀ Gradateur crépusculaire.


BERIC

la QUALITÉ « PRO » pour un BUDGET AMATEUR

Effaceurs d'EPROM Type II.

Il s'agit d'un appareil fourni prêt à l'emploi, capable d'effacer jusqu'à 6 EPROM simultanément. Il est doté d'un tube UV spécial avec réflecteur, de la circuiterie 220 V et d'une minuterie 0... 15 mn.

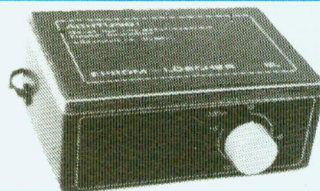871 F
Effaceur d'EPROM intelligent sans boîtier



A réaliser soi-même à partir d'une lampe à ultra-violet germicide TUV 6 W de Philips avec douille, se branche directement sur le secteur 220 V, rayonnement dans la bande des 25 37 Å°. La lampe reste allumée uniquement pendant l'effacement de l'EPROM mais pas plus longtemps.

458 F



Châssis pour sérigraphie

Sérigraphiez vos circuits imprimés ! Avec ce châssis spécial, c'est un jeu d'enfant. Il vous permet d'ailleurs de sérigraphier tout aussi facilement les faces avant et en règle générale, tout support plat. Nous fournissons l'installation complète avec tous les accessoires (ceux-ci peuvent, bien entendu, également être commandés séparément).

Type I Dimensions 27 x 36 cm avec cadre en alu. **1 200 F**

Type II Dimensions 36 x 49 cm avec cadre en alu. **1 945 F**

Fournitures pour sérigraphie

Enduit photographique 250 cm³ **73 F**
Laque d'impression résistant à la corrosion (noir), 1 l **29 F**
* Laque d'impression pour platine avant, 100 cm³ **71 F**
* Laque d'impression pour platine avant, 250 cm³ **164 F**
Diluant pour laque, 50 cm³ **73 F**
Diluant pour laque, 1 l **145 F**
Agent pour enlever la laque du crible, la dose **58 F**
Correcteur pour défaut d'enduit, 250 cm³ **76 F**
* Couleurs rouge, noir, blanc, vert, jaune.



Banc à insoler



Ces appareils permettent l'exposition aux ultra-violets, de platines présensibilisées (positif) à l'aide de tubes UV placés sous une plaque de verre. Le dessus du couvercle est recouvert de mousse. Chaque appareil est doté d'une minuterie (5 mn).

Type I Surface utile 180 x 460 mm
2 tubes UV **1 435 F**
Type II Surface utile 350 x 460 mm
4 tubes UV **2 310 F**

Support d'insolation HOBBY

Cet appareil constitue la solution idéale aux problèmes d'insolation rencontrés par l'électronicien amateur. Il permet d'exposer les platines présensibilisées (positif), les typons, ainsi que les réserves pour la sérigraphie. La source de lumière est une lampe halogène de 1 000 W.

1 130 F

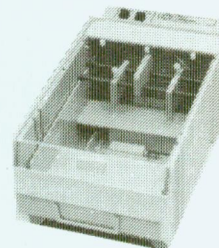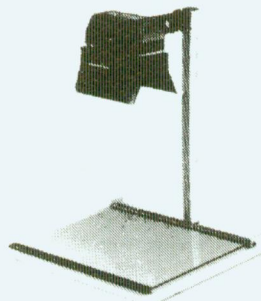

Machine à graver RAPID A

Nouvelle série d'appareils ayant fait leurs preuves, équipés d'un support pour le circuit à graver. La manipulation est plus facile, il ne subsiste aucun risque de contact de la peau avec le perchlore.

Tous les appareils sont thermostatés (sauf le Type I) à 50° et munis d'un couvercle en PVC transparent, évitant odeurs et éclaboussures.

Type IA Surface utile 110 x 170 mm **622 F**


Type II Surface utile 165 x 230 mm **1 110 F**

Type III Surface utile 260 x 400 mm **1 810 F**

RÈGLEMENT A LA COMMANDE • PORT PTT ET ASSURANCE : 30 F forfaitaires
C EXPEDITIONS SNCF : factures suivant port réel • COMMANDES PTT SUPPLÉMENTAIRES A 500 F : franco • COMMANDE MINIMUM 100 F (+ port) • B.P. 4 MALAKOFF • MAGASIN 43, rue Victor Hugo, Porte de Vanves) 92240 MALAKOFF • Tél. 46.57.68.33 Fermé dimanche et lundi. Heures d'ouverture : 10 h-12 h 30, 14 h-19 h sauf samedi 8 h-12 h 30, 14 h-17 h 30. Tous nos prix s'entendent TTC mais port en sus. Expédition rapide. En C.R., majoration 20 F. C.C.P. Paris 16578-99.

GRAVEZ-LES VOUS-MEME

LA GUEULE DE L'EMPLOI

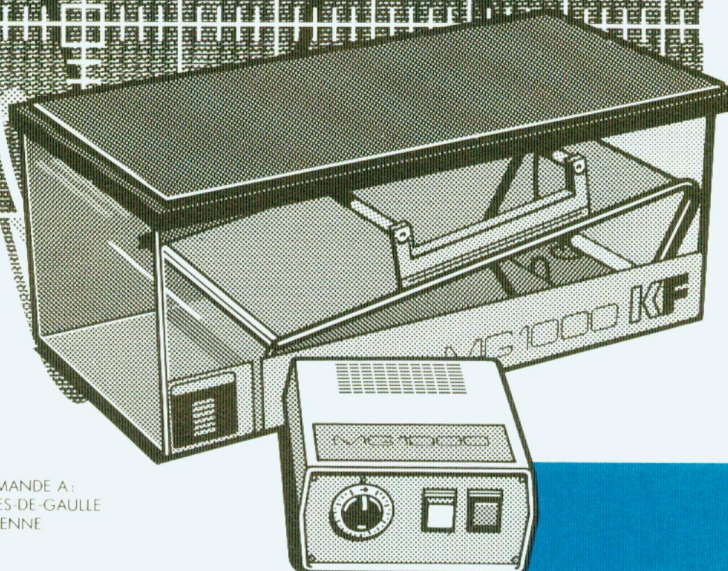

LISTE DES REVENDEURS SUR DEMANDE A:
SICERONT KF - 304-306, BD CHARLES-DE-GAULLE
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE

La MG 1000 est une machine à graver simple et double face. Elle grave les circuits imprimés par mousse de perchlorure de fer, avec une grande précision.

Elle vous permet de réaliser des circuits imprimés de 400 sur 260 mm.

De plus elle a un excellent rapport qualité/prix.

La MG 1000 ?

La gueule de l'emploi !



ELECTRONIQUE

**TOUJOURS UNE
IDÉE D'AVANCE**

PETITES ANNONCES GRATUITES

Echange imprimante Epson "LX80" à picots, Centronics servie 30 heures contre oscilloscope 2 x 20 MHz. Sinon vend l'imprimante pour 2 500 F TTC. Tél. M. Pouzoullic : 76.23.06.54 après 20 heures.

Vds lot de petit matériel, le tout 300 F ou à la pièce.

Liste sur demande lettre self-adressée.

Pour bricoleur, brade magnéto K7 Pioneer CT3 (courroies à changer). Prix 500 F ferme.

Alim. CB 13,8 V/10 A (mini).

Toutes protections (C/C, U, I).

Régulateur L 145 + 2 BD x 63 transfo toroïdal, boîtier métallique, ampèremètre, très bon état.

Bradée à 800 F ferme.

D. Heindrickx 3, impasse Marc Seguin 69680 Chassieu. Tél. 78.90.46.80.

Vds : oscilloscope Hameg HM412 2 x 20 MHz, 5 mV à 20 V/cm. Delay 100 ns à 100 ms. + / - . Peu servi, générateur de fonctions 0, 1.2 MHz. Sinusoïdale, carrée, triangle. Reg Offset.Amp + sortie TTL. L'ensemble 2 800 F. Tél. 47.35.54.23.

Vds horloge digitale programmable à TMS 1601, 4 sorties 220 V/200 W, accu de secours, présentation soignée : 550 F (valeur + de 1 000 F).

Revue Sono n° 82 à 103 : 150 F.

Livres éditions Radio (Répertoire mondial des microprocesseurs : 80 F.

Téléviseurs à transistors : 40 F.

TV dépannage tomes 2 et 3 : 160 F).

Lot de C.I. SSMT (2033 x 2, 2044 x 1, 2056 x 2) pour synthé musical de Radio-Plans : 800 F.

Thomson T07-70 + ext. 64 k + lect K7 + logiciels : 1 500 F.

Modules horloge digitale à TMS 3874 en ordre de marche : 50 F.

Paul Gelineau. La Hubaudière. 49120 La Chapelle-Rousselin.

Vends multimètre numérique Beckman modèle T110. Etat neuf. Prix : 800 F. Tél. 61.49.45.19.

Vends alimentation régulée 0-30 V_{DC} ajustable 1 200 mA. Montée dans coffret avec galvanomètre et transfo. Excellent état. Prix : 400 F. Tél. 61.49.45.19.

Cherche : ● pour MPF-1-Plus cartes extensions IOM, MLF, PRT et ROM BASIC 8 K avec manuel.

● Led n° 1 à 10 et 18, 19, 21.

Faire offre au : 61.44.75.12.

Vds préamplificateur S.R.P.P. tubes Ultron. Tél. 43.53.22.17 (province ouest).

A vendre 2 haut-parleurs 24 cm SUPRAVOX, état neuf, référence T 245 HF 64. Puissance admissible 55 watts

Prix de la paire : 2 400 F.

Téléphoner après 19 h au 42.43.01.00.

Maquettiste CP3
recherche emploi en électronique.
Tél. 43.54.26.85.

A vendre micro-ordinateur «Micro-Professor»
MPF 1 Plus, état neuf, très peu servi : 1 400 F.
Téléphoner au 42.38.80.88 poste 7315.

Vds Apple Ile 128 Ko + carte EVE (80 col. couleur-péritel) + interface parallèle + 2 drives moniteur monochromes Apple + nombreux logiciels (prof., jeux) + manuels, le tout en parfait état : 9 000 F.
Tél. (1) 46.07.01.97 heures de bureau
(demander Sylvie)

Ecrire votre petite annonce dans ce cadre et nous la faire parvenir aux Editions Périodes 3, boulevard Ney 75018 Paris :

BON DE COMMANDE

Pour compléter votre collection de LED

à adresser aux EDITIONS PERIODES
service abonnements
3, boulevard Ney 75018 PARIS

Je désire : n° 18 ☐ n° 19 ☐ n° 22 ☐
..... n° 24 ☐ n° 27 ☐ n° 29 ☐ n° 30 ☐
..... n° 31 ☐ n° 33 ☐ n° 36 ☐ n° 39 ☐
..... n° 40 ☐ n° 42 ☐ n° 43 ☐ n° 44 ☐
...n° 45 ☐ ...n° 46 ☐

Les numéros non mentionnés sont épuisés.

(Indiquer la quantité et cocher les cases correspondantes aux numéros désirés).

Je vous fais parvenir ci-joint le montant

de F par CCP ☐ par chèque bancaire ☐
par mandat ☐
22 F le numéro (frais de port compris)

Mon nom :

Mon adresse :

SERVICE CIRCUITS IMPRIMES

Support verre époxy FR4 16510 - cuivre 35 μ

Prix	Circuit non percé	Circuit percé
Alimentation symétrique	8 F	10,50 F
Hydrotimètre	14 F	21,50 F
Millivolstat	71 F	85,50 F
Filtre passif 3 voies		
pour enceinte acoustique	81,50 F	84,50 F
Gradateur crépusculaire	54,20 F	62,80 F
TOTAL TTC	F	F
Frais de port et emballage	10 F	10 F
TOTAL A PAYER	F	

Paiement par CCP ☐ , par chèque bancaire ☐
ou par mandat ☐ à adresser aux Editions Périodes
3, boulevard Ney 75018 Paris

NOM


PRENOM

ADRESSE

INDEX DES ANNONCEURS

ACER.....	81, 82, 83
ADS.....	9
BERIC.....	75
BLOUDEX.....	23
BOSE.....	24, 25
CHELLES ELECTRONIQUE.....	72
COMPTOIR DU LANGUEDOC.....	36, 37
EDITIONS FREQUENCES.....	50, 51
ELECTROME.....	47
ELECTRONIQUE DIFFUSION.....	33
ESM.....	19
HBN.....	4, 5
HD MICRO SYSTEMES.....	71
INGELOR.....	71
ISKRA.....	19, 61, 80
KONTRON.....	61
LES BONNES ADRESSES DE LED.....	70
PENTASONIC.....	48, 49
PERIFELEC.....	2
PERLOR RADIO.....	61
RADIO KIT.....	34
SELECTRONIC.....	84
SICERONT KF.....	76
SIEBER.....	19
SLOWING.....	18
SOAMET.....	46
SOLISELEC.....	73
TOUTE L'ELECTRONIQUE.....	19

MULTIMETRES NUMERIQUES

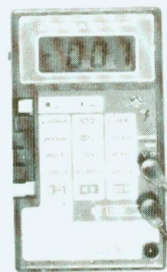

DM 105

Le Multimètre le plus compact de la gamme
0,5 % de précision
en Vcc
Grande simplicité d'emploi
Fonction Vcc, Vca, Icc, R

451 F TTC


Je désire recevoir
une documentation,
contre 4 F en timbres

DM 5000

2000 points de mesure
20 Amp. cont. et alt.
26 calibres
0,25 % de précision
 ± 1 Digit
Polarité et Zéro
automatiques
200 mV - 1000 V =
200 mV = 750 V =
200 μ A - 20 Amp = et =
200 Ω à 20 M Ω
Alim. : Bat. 9 V type
6 BF 22

Accessoires : pinces
ampéremétriques
Sacoche de transport

664 F TTC

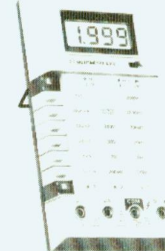

ISKRA 6010

2000 pts de Mesure
Précision 0,5 % $\pm$
1 Digit.

Affichage par LCD
Polarité et Zéro
Automatiques
Indicateur d'usure
de batterie
200 mV à 1000 V =
200 mV à 750 V =
200 μ A à 10 A = et =
200 Ω à 20 M Ω
Alim. : Bat. 9 V type
6BF 22

Accessoires :
Sacoche de transport

706 F TTC

**ISKRA
France**

354 RUE LECOUBE 75015

North
Adresse

Code postal :

HAMEG · METRIX · BECKMAN · FLUKE · BK · TEKTRONIX


OSCILLOSCOPE TEKTRONIX 2 x 50 MHz GARANTIE 3 ANS

Tube compris
pièce et main d'œuvre

LES PERFORMANCES ET L'ECONOMIE

Le 2225 ne lésine pas sur ces deux aspects et sans compter les trois ans de garantie complète unique dans le monde de l'industrie. Autour des meilleures fonctions essentielles sont venues se greffer des caractéristiques traditionnellement spécifiques aux oscilloscopes plus coûteux. L'analyse détaillée des signaux est rendue plus simple par un nouveau mode de représentation, l'expansion alternée. Le système de déclenchement est le plus complet et le plus simple existant sur un oscilloscope de ce prix.

- Recherche des signaux hors écran possible même lorsque la commande intensité est au minimum.
- Une réticule précise et claire facilite et accélère les mesures de tension et de temps.
- Un nouvel écran lumineux et un spot plus petit concourent à l'obtention d'une trace très fine.
- Deux voies indépendantes d'une bande passante de 50 MHz avec limitation à 5 MHz sur chacune d'elles sensibilité maximum de 500 μ V/division.
- Des nouvelles sondes économiques et robustes. Les réglages de compensation sont intégrés dans le corps de la sonde.
- Pour la première fois, les entrées des axes X, Y et Z sont toutes regroupées sur la face avant, facilitant les mesures.
- Un balayage alterné rapide, précis et très simple d'emploi assure trois niveaux d'expansion horizontale pour agrandir toute partie d'un signal, y compris le point de déclenchement et la fin du balayage.
- Léger: 6,6 kg.
- Vitesse de balayage jusqu'à 5 ns/division.
- Des déclenchements polyvalents et simples d'emploi assurent une parfaite stabilité des traces pour chacune des voies.
- Déclenchement asynchrone, plusieurs modes de couplage (continu, alternatif, réjection HF et BF), déclenchement « mains libres ».

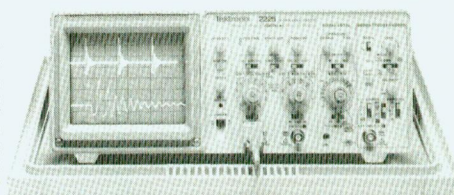

7500 F HT
8895 F TTC

A crédit : **895 F** + 18 mensualités de **585,50 F**


HAMEG

OSCILLOSCOPE HM 203/6

Double trace. 2 x 20 MHz. 2 mV à 20 V. Addition, soustraction, déclencheur, DC-AC-HF-BF. Testeur composant incorporé. Tube rectangulaire 8 x 10. Loupe x 10.
+ 2 sondes combinées. + bon d'achat de 200 F de composants

3994 F

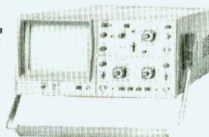A crédit : 515 F
+ 12 mensualités de 330,90 F




HAMEG

OSCILLOSCOPE HM 204/2

Double trace. 2 x 22 MHz. 2 mV à 20 V/cm. Montée 17,5 ns. Retard balayage de 100 ns à 1 S. Tube rectangulaire 8 x 10.
+ 2 sondes combinées + bon d'achat de 300 F de composants

5559 F

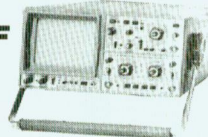A crédit : 580 F
+ 12 mensualités de 474,10 F




HAMEG

OSCILLOSCOPE HM 605

Double trace. 2 x 60 MHz. 1 mV/cm avec expansion Y x 5. Ligne de retard. Post-accelération. 14 KV.
+ 2 sondes combinées + bon d'achat de 400 F de composants.

7449 F

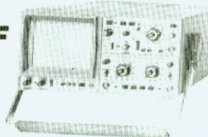A crédit : 780 F
+ 12 mensualités de 633,90 F




HAMEG

OSCILLOSCOPE HM 205

Double trace. 2 x 20 MHz. A mémoire numérique. Sens maximum. 1 mV. Fonction xy.
+ 2 sondes combinées + bon d'achat de 300 F de composants

6199 F

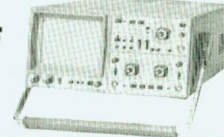A crédit : 699 F
+ 12 mensualités de 520,60 F



SYSTEMES MODULAIRES HAMEG 8000

HM 8001. Module de base avec alimentation pour recevoir 2 modules simultanément

1550 F

HM 8011. Multimètre numérique 3 3/4

2260 F

HM 8021. Fréquence-mètre 0 à 1 GHz

2478 F

HM 8027. Distorsion-mètre

1648 F

HM 8030. Générateur de fonctions. Tensions continue, sinusoïdale.

1850 F

Carré. Triangle. De 0,1 à 1 MHz

HM 8032. Générateur sinusoïdal de 20 Hz à 20 MHz

1850 F

sorties : 50/600 Ω

HM 8035. Générateur d'impulsions

2950 F

22 Hz à 20 MHz

SONDES OSCILLOSCOPES


HZ 30. Sonde directe X 1 **100 F**

HZ 32. Câble BNC-BAN **65 F**

HZ 34. Câble BNC-BNC **65 F**

HZ 35. Sonde Div. x 10 **118 F**

HZ 36. Sonde combinée x 1 x 10 **212 F**

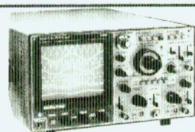

BECKMAN

NOUVEAU

9020. 2 x 20 MHz avec ligne retard

4738 F

9060. 2 x 60 MHz TTC

14225 F

9100. 2 x 100 MHz TTC

18970 F



MONACOR

• SG 1000. Générateur HF à grande plage de fréquence. Modulateur interne et externe.
Prix **1379 F**

• AG 1000. Générateur BF à grande plage de fréquence 10 Hz à 1 MHz/5 cal. Tension sortie élevée, commutable sinusoïdale.
Prix **1388 F**


NOS PROMOTIONS

CONTROLEURS UNIVERSELS

HM 101-2000 Ω/V **79 F** — DW 102 R · 20.000 Ω/V **169 F** — GL 20-20000 Ω/V **219 F**

BK

TRANSISTORS TESTEUR

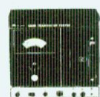

BK 510 **1919,50 F**

BK 520B **3629,50 F**



CAPACIMETRES

BK 820B **2312,50 F**

BK 830B **2369,50 F**

GENERATEURS DE FONCTION



BK 3020B **6259,50 F**

BK 3010B **3389,50 F**



METRIX MULTIMETRES

• MX 512 **925 F**
• MX 563. 2000 points. 26 calibres. Test de continuité visuel et sonore. 1 gamme de mesure de température. **2360 F**
• MX 562. 2000 points 3 1/2 digits. Précision 0,2 %. 6 fonctions. 25 calibres. **1180 F**

MULTIMETRE DE POCHE AVEC ETUI DM 78



Dimensions : 108 x 56 x 10 mm.
Gamme de mesure :
— VDC : de 1 mV à 450 V $\pm$ 1,3 %
— VAC : de 1 mV à 400 V $\pm$ 2,3 %
— Ω : de 0,1 Ω à $M\Omega$ $\pm$ 1,3 %
— Test de continuité (Buzzer)
SUPER PROMO

219 F

ALIMENTATION ELC



AL841 3-4, 5-6-7-9-12 V 1 A **196 F**
AL745 2 à 15 V 3 A **650 F**
AL812 0 à 30 V 2 A **725 F**
AL781N 0 à 30 V 5 A **1900 F**
AL823 2 x 0 à 30 V ou 0 à 60 V 5 A **3200 F**

GENERATEUR DE FONCTION CENTRAD 368



1 Hz à 200 kHz. Précision affichage $\pm$ 5 %. Signal sinusoïdal distorsion harmonique : < 1 % de 1 Hz à 100 Hz et de : < 3 % de 100 Hz à 200 kHz. Signaux carrés. Temps de montée et de descente de 10 % à 90 % : < 250 ns rapport cyclique : 1/2 $\pm$ 1 %.

1420 F

ALIMENTATION PERIFEELEC



Variables :
LPS 303 de 0 à 30 V - de 0 à 3 A **1304 F**
LPS 305D de 0 à 30 V - de 0 à 5 A **2846 F**



Fixes :
AS 5-5,5 V 5 A **403 F**
AS 12-1, 12 V 1,5 A **187 F**
AS 12-2, 12 V 2,5 A **254 F**
AS 14-4, 14 V 4 A **349 F**
AS 12-7, 12 V 7 A **705 F**
AS 12-10, 12 V 10 A **960 F**
AS 12-20, 12 V 20 A **1909 F**
AS 24-5, 24 V 5 A **960 F**

NOUVEAU MULTIMETRE DIGITAL



3 1/2 digits
10 ampères
Fréquence-mètre
Capacimètre
Résistance
Test diode
Conductance
Test gain transistor

TEMPERATURE
AVEC SONDE
799 F



FLUKE
3200 points. Affichage numérique et analogique par Bargraph gamme automatique précision 0,7%. Avec étui. **848 F**

3200 points. Mêmes caractéristiques que 73. Précision 0,5%. Avec étui. **1078 F**

3200 points. Mêmes caractéristiques que 73 et 75. Précision 0,3%. Avec étui. **1538 F**

UNAOHM G4020 Oscilloscope 20 MHz



2 x 20 MHz. Sensibilité verticale 5 mV/div.
Ligne à retard. Testeur de composants.
Recherche automatique de la trace.
Deux sondes (x 1, x 10). **4699 F**

Oscilloscope Générateur
Forfait de port : **48 F**
Multimètre Alimentation
Forfait de port : **30 F**

***ACER composants**
42, rue de Chabrol,
75010 PARIS. ☎ 47.70.28.31
Telex 643 608

REUILLY composants
79, boulevard Diderot,
75012 PARIS. ☎ 43.72.70.17
Telex 643 608

CIRCUITS INTEGRES
LINEAIRES ET SPECIAUX

ADC	1872N	65.00	550	33.00
804	1877N	42.00	600	14.00
AY	1897	21.00	610	14.00
31270	2826	45.00	640	44.00
31350	2917N	32.00	650	44.00
318760	2986	47.00	660	44.00
318623	3907	35.00	730	38.00
318910	3900	8.50	740	38.00
31013	3909N	13.00	750	32.00
51015	3911N	23.00	760B	18.00
BPW	3914N	36.00	780	35.00
34	3915	43.00	830S	15.00
42	3916N	48.00	900	12.00
CA	13600N	25.00	910	12.00
3028	13700	18.00	940	22.00
3030			955	35.00
3040			965	28.00
3045			4500A	29.00
3046	120	36.00		
3048	121	25.00		
3052	126	16.00		
3052	200	20.00		
3059	206	129.00		
3060	240			
3080	200			
3084	3030P	20.00		
3086	3101P	25.00		
3089	408L	46.00		
3099	1466	150.00		
3130	1468	28.00		
3140	1496	20.00		
3161	3423	15.00		
3162	3450	15.00		
3189	3470	145.00		
	14411	140.00		
ICL				
7106	185.00			
7107	149.00	2	11.00	
7109	250.00	6	22.00	
7126	150.00	8	25.00	
7135	280.00			
7137	109.00			
7660	35.00	8000	139.00	
8008	89.00			
8040	250.00			
ICM				
7038	45.00			
7045	210.00			
7207	60.00	3020	16.00	
7208	210.00	3041	42.00	
7209	49.00			
7217	140.00	527	24.00	
7226	399.00	529	24.00	
7555	18.00	555	3.00	
		556	10.00	
351M	9.00	564	45.00	
353	12.00	565	17.00	
356	12.00	566	22.00	
357	12.00	570	58.00	
LH				
0075	222.00	571	55.00	
LM				
10C	85.00	577	17.00	
35C	75.00	5205	45.00	
301	85.00	5332	39.00	
304H	50.00	5333	32.00	
305	15.00	5334	39.00	
307	9.00	5335	39.00	
308	8.00	5336	39.00	
309H	25.00	5337	39.00	
309K	22.00	5338	39.00	
310	35.00	5339	39.00	
311	7.00	5340	39.00	
317	7.00	5341	39.00	
317K	25.00	5342	39.00	
318	25.00	5343	39.00	
319	33.00	5344	39.00	
323K	55.00	5345	39.00	
324	9.00	5346	39.00	
324	9.00	5347	39.00	
334	20.00	5348	39.00	
335	19.00	5349	39.00	
335Z	24.00	5350	39.00	
336	10.00	5351	39.00	
336Z	10.00	5352	39.00	
337	32.00	5353	39.00	
337K	15.00	5354	39.00	
338K	85.00	5355	39.00	
339	5.30	5356	39.00	
348	15.00	5357	39.00	
349	20.00	5358	39.00	
350K	80.00	5359	39.00	
358	8.00	5360	39.00	
360	70.00	5361	39.00	
377	26.00	5362	39.00	
378	31.00	5363	39.00	
379S	62.00	5364	39.00	
380N	15.00	5365	39.00	
380N14	15.00	5366	39.00	
381AN	47.00	5367	39.00	
381N	44.00	5368	39.00	
382N	20.00	5369	39.00	
383AT	42.00	5370	39.00	
383T	38.00	5371	39.00	
384	32.00	5372	39.00	
386	15.00	5373	39.00	
387	12.00	5374	39.00	
388N	20.00	5375	39.00	
389N	22.00	5376	39.00	
390N	28.00	5377	39.00	
391	26.00	5378	39.00	
393N	8.00	5379	39.00	
395S	N.C.	5380	39.00	
556	12.00	5381	39.00	
565	11.00	5382	39.00	
566N	24.00	5383	39.00	
567	16.00	5384	39.00	
709H	12.00	5385	39.00	
709	5.80	5386	39.00	
711N	12.00	5387	39.00	
720	24.00	5388	39.00	
723H	12.00	5389	39.00	
723	6.00	5390	39.00	
725	33.00	5391	39.00	
739	5.00	5392	39.00	
741H	11.00	5393	39.00	
741	3.00	5394	39.00	
747	16.00	5395	39.00	
748	13.60	5396	39.00	
749	21.00	5397	39.00	
761	19.00	5398	39.00	
1458	15.00	5399	39.00	
1496	20.00	5400	39.00	
1871N	65.00	5401	39.00	

TTL 74 LS

00	120	128	11.00
01	230	132	2.50
02	230	136	2.50
03	230	138	4.00
04	230	139	4.00
05	230	141	13.00
06	8.00	145	8.00
07	8.00	147	11.00
08	230	148	9.90
09	230	150	16.00
10	230	151	4.00
11	230	153	4.00
12	230	154	16.00
13	230	155	5.00
14	230	156	5.00
15	230	157	5.00
16	8.50	158	5.00
17	8.00	160	5.00
20	230	161	5.00
21	230	162	5.00
22	230	163	5.00
25	8.00	164	5.00
26	230	165	8.00
27	230	166	8.00
28	230	168	10.00
30	230	170	5.00
31	7.50	172	N.C.
32	230	173	5.00
37	230	174	5.00
38	230	175	5.00
40	230	176	12.00
42	4.50	180	13.00
43	15.00	181	18.00
44	15.00	182	12.00
45	15.00	190	6.00
46	15.00	191	6.00
47 A	8.00	192	6.00
48	8.00	193	5.00
50	8.50	194	5.00
51	230	195	5.00
53	8.50	196	5.00
54	230	198	18.00
60	8.50	199	18.00
70	8.00	221	6.00
72	8.50	240	7.00
73	3.60	241	7.00
74	3.50	242	7.00
75	3.90	243	7.00
76	3.60	244	7.00
78	3.60	245	8.00
80	12.00	247	6.50
81	16.00	251	5.00
82	15.00	253	5.00
83	6.00	257	5.00
85	6.00	258	5.00
86	2.50	259	5.00
89	18.00	260	2.30
90	4.50	266	2.50
91	4.50	273	2.50
92	4.50	282	2.50
93	4.50	290	2.50
94	12.00	365	2.30
95	4.90	366	2.30
96	6.00	367	2.30
100	16.00	368	2.30
101	3.50	373	7.00
109	3.50	374	7.00
110	9.00	376	19.00
112	2.90	377	7.00
113	3.50	378	5.00
114	3.70	379	5.00
115	18.00	390	5.00
116	22.00	393	5.50
121	6.50	490	5.50
122	8.00	510	2.50
123	2.90	629	12.00
125	2.50	688	21.00
126	2.50	754	75.00
		81LS496	28.00

SUPER PROMOTION

Led rouge ϕ 5 mm très haute luminosité.
A l'unité 3 F pièce
Par 100 12.50 F pièce

MICROPROCESSEURS

MOTOROLA	EEP PROM
MC 1488 12,00	NMC 9308 35,00
MC 1489 12,00	MEMOIRE
MC 1490 20,00	NM 2114 19,00
MC 1491 20,00	NM 4116 21,00
MC 1492 20,00	NM 4164 21,00
MC 1493 20,00	NM 4708 35,00
MC 1494 20,00	NM 2716 38,00
MC 1495 20,00	NM 2732 49,00
MC 1496 20,00	NM 2732 49,00
MC 1497 20,00	NM 2764 35,00
MC 1498 20,00	NM 6116 19,00
MC 1499 20,00	63 S 41 55,36
MC 1500 20,00	6665 200 82,50
MC 1501 20,00	COW 8126 140,00
MC 1502 20,00	MD 8578 40,00
MC 1503 20,00	27128 45,00
MC 1504 20,00	27128 45,00
MC 1505 20,00	27128 45,00
MC 1820 20,00	27128 45,00
MC 1821 20,00	2

Beckman Industrial™

La Bonne Mesure



La nouvelle gamme de multimètres économiques

- **DM10:** 17 gammes protégées par fusibles. Impédance d'entrée 1M Ω . Précision 0,8% VCC. **Prix ttc: 349 F.**
- **DM15B:** 27 gammes. Bip sonore. Protection 2A DC/AC. Impédance 10M Ω . 1000 VDC/750VAC. **Prix ttc: 616 F.**
- **DM20L:** identique au DM15B avec 30 gammes. Mesure du gain des transistors. Test logique. Calibre 2A. Lecture directe 200M Ω et 2000M Ω . **Prix ttc: 718 F.**
- **DM23:** 23 gammes. Calibre 10A AC/DC. Bip sonore. Mesure du gain des transistors. **Prix ttc: 729 F.**
- **DM25L:** identique au DM23 avec 29 gammes. Mesure de capacités en 5 gammes. Test logique. Lecture directe sur calibre 2000M Ω . **Prix ttc: 821 F.**
- **DM800:** 28 gammes. 4 digits-1/2. Fréquencemètre. Bip sonore. Fonction mémoire. **Prix ttc: 1.974 F.**
- **DM850:** identique au DM800. Le DM850 mesure la valeur efficace vraie. **Prix ttc: 2.324 F.**



Oscilloscopes

- 9020:** 2 x 20 MHz
 - Double trace
 - Ligne à retard**Prix TTC: 4.738 F**
- 9060:** 2 x 60 MHz
- 9100:** 2 x 100 MHz
 - Double trace
 - Double base de temps**Prix 9060: 14.226 F TTC**
Prix 9100: 18.970 F TTC



Générateur de Fonctions FG2

- Signaux sinus, carrés, triangle, pulses
 - de 0,2Hz à 2MHz en 7 gammes
 - 0,5% de précision
 - Distorsion inférieure à 30dB
 - Entrée VCF (modulation de fréquence)
- Prix TTC: 1.978 F.**



Compteur UC10

- 5Hz à 100MHz
 - 2 canaux d'entrée
 - Mesure de fréquences & rapports de fréquences
 - 4 temps de porte
 - Affichage LED à 8 digits
- Prix TTC: 3.070 F.**



Capacimètre CM20A

- 8 gammes de mesure
 - de 200pF à 20000 μ F
 - Résolution de 1pF
 - Précision 0,5%
- Prix TTC: 799 F.**

CIRCUITMATE™ de Beckman Industrial™

DISTRIBUÉ PAR :

ACER

Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon nos approvisionnements.

ACER COMPOSANTS

42, rue de Chabrol 75010 PARIS
Tél. : (1) 47.70.28.31
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
du lundi au samedi

REUILLY COMPOSANTS

79, bd Diderot 75012 PARIS
Tél. : (1) 43.72.70.17
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
du lundi au samedi. Fermé lundi matin

La mesure en kit c'est SELECTRONIC

Nous vous proposons une gamme homogène d'appareils de mesure, de très belle présentation dans une ligne de boîtiers de même encombrement et superposables (excepté Alimentation de laboratoire et Analyseur logique). Tous ces kits sont fournis avec boîtier, face-avant alu anodisé, percée et sérigraphiée, boutons et accessoires. Caractéristiques détaillées sur simple demande en précisant la référence voulue.

1 - GENERATEUR D'IMPULSIONS

(84037)

- Temps de montée : 10 ns environ.
- Largeur : 7 gammes de 1 μ s à 1 s, rapport cyclique réglable jusqu'à 100%.
- Période : 7 gammes de 1 μ s à 1 s + déclenchement externe en manuel.
- Tension de sortie : variable de 1 à 15 V, sortie TTL, impédance de sortie 50 Ω , signal normal ou inverse.
- Divers : sortie synchro, indication de fausse manœuvre, etc.

Le Kit Générateur d'Impulsions

134.1516

840,00 F

2 - EXTENSION MEMOIRE UNIVERSELLE POUR OSCILLOSCOPE

(86135) (E 104)

- Pour tout oscilloscope équipé des calibres 0,2 V / div. et 0,5 ms/div.
- Vitesse de balayage de l'écran de 5 à 250 s. en 6 gammes (extensible).
- Alimentation 5 V régulée intégrée.

Le Kit Mémoire pour Oscilloscope

134.6710

475,00 F

3 - WOBULATEUR AUDIO

(85103) (E 89)

Permet de transformer tout générateur BF équipé d'une entrée VCO en générateur wobulé (à alimenter à partir du générateur de fonctions).

Le Kit Wobulateur Audio

134.6429

545,00 F

4 - GENERATEUR DE FONCTIONS

(84111)

- Gamme de fréquences : de 1 Hz à 100 kHz en 5 gammes.
- Signaux délivrés : sinus, carré, triangle.

Le Kit Générateur de Fonctions

134.1530

649,00 F

5 - DOUBLE ALIMENTATION DE LABORATOIRE "SUPER COMPACTE"

(86018) (E 93)

- 2 sections indépendantes réglables : de 0 à 20 V / de 0 à 1,25 A.
- Totalement protégée contre les court-circuits.
- Affichage digital LED sur chaque voie de la tension ou du courant de sortie.
- Le kit est fourni avec transfo torique spécial.

Le Kit Alimentation "Super Compacte"

134.6555

1.695,00 F

En préparation :
**KIT MULTIMETRE 4000 POINTS
A CHANGEMENT AUTOMATIQUE
DE GAMMES.**
(87099)

6 - ALIMENTATION DE LABORATOIRE

(82178) (E 54)

- Alimentation de laboratoire à affichage digital LCD (3 1/2 digits). - Tension ajustable de 0 à 30 V.
- Courant limitable de 0 à 3 A. - Protection totale contre les court-circuits. - Dimensions : 300 x 120 x 260 mm avec radiateurs. - Poids : 7 kg.

Le Kit Alimentation de Laboratoire Numérique

134.1474

1.640,00 F

9 - GENERATEUR DE SALVES "SPOT-SINUS"

(87036) (E 106/107)

- Générateur SINUS à très faible taux de distorsion (< 0,008%) couplé à un générateur de salves. - 5 fréquences fixes stabilisées par quartz.
- Paramètres des salves réglables séparément. (Fourni avec face autocollante gravée).

Le Kit Générateur de Salves "SPOT-SINUS"

134.6795

1.130,00 F

MODULE VOLTMETRE NUMERIQUE UNIVERSEL

LCD

EN KIT

LED



(Décrit dans E.P. n° 99).

Alimentation à prévoir : 5 à 15 V / 3 mA (symétrique ou asymétrique).

Le Kit Module LCD

134.6550

199,00 F



Alimentation à prévoir : 8 à 20 V / 220 mA.

Le Kit Module LED

133.6920

185,00 F

Prix de lancement :

165,00 F

L'embaras du choix !

Caractéristiques communes aux deux modèles :

- Remplace tout galvanomètre continu, analogique de tableau.
- Affichage : 2000 points (3 1/2 digits).
- Calibre de base : 200,0 mV (autres calibres par simple changement d'une résistance).
- Calibres "Ampèremètre" obtenus par

- adjonction d'un shunt (en principe : 0,1 Ω).
- Zéro automatique. - Polarité automatique.
- Régulation incorporée.
- Précision : $\pm 1\%$.
- Fourni avec fenêtre enjoliveur.
- Découpe à prévoir dans la face-avant : 23 x 67,5 mm.

7 - CHRONOPROCESSEUR

Horloge programmable automatique par réception de signaux codés "FRANCE-INTER" RECEPTEUR SANS MISE AU POINT. Accordé sur la nouvelle fréquence (162 KHz). Totalement compatible avec le nouveau système de codage.

- Mise à l'heure automatique toute l'année.
- Réception garantie sur tout le territoire métropolitain et les pays limitrophes. - 4 sorties programmables avec sauvegarde (voir description détaillée dans notre catalogue général).

LE KIT : Il est fourni avec tout le matériel nécessaire à la réalisation complète : circuits imprimés (dont 1 à double face à trous métallisés), mémoires programmées, le jeu d'ACCUS DE SAUVEGARDE pour la programmation, accessoires, etc. ainsi que la tôle avec face avant percée et sérigraphiée.

Le Kit Chronoprocasseur Professionnel

134.6469

1.995,00 F

8 - CAPACIMETRE DIGITAL

(EPS 84012)

- Gamme de mesures : de 0,5 pF à 20 000 μ F en 6 gammes.

- Précision : 1% de la valeur mesurée ± 1 digit ; 10% sur le calibre 20 000 μ F.
- Affichage : Cristaux liquides.
- Divers : Courant de fuite sans effet sur la mesure ; - Permet de mesurer les diodes varicap.

Le Kit Capacimètre Digital

134.1514

750,00 F

10 - FREQUENCEMETRE 1,2 GHz A MICROPROCESSEUR

(85013 - 85014 - 85006) (E 78/79)

- Fréquence professionnelle de 0,01 Hz à 1,2 GHz. - Impulsimètre - Périodimètre
- Compteur. - Changement automatique de gammes. - Affichage fluo 16 digits alphanumériques. - Base de temps de précision par oscillateur hybride haute stabilité. - Face-avant avec clavier de commande intégré.

Le Kit complet 1,2 GHz

134.6349

2.750,00 F

EN OPTION Oscillateur ultra-stable

TXCO 10,000 MHz 134.5520

699,00 F

11 - HORLOGE ETALON "DCF 77"

(86124) (E 105/106)

- Horloge à signaux horaires codés. - Affichage simultané de toutes les informations. - Carillon programmable. - Interface compatible RS 232.
- Fréquence étalon de 10 MHz en sortie, etc. (cette horloge ne possède pas de sortie programmable et n'est utilisable que dans la moitié Nord de la FRANCE) - Le kit est fourni avec face-avant à clavier intégré et cadre ferrite bobiné.

Le Kit Horloge DCF 77

134.6714

2.100,00 F

12 - L'ANALYSEUR LOGIQUE

(81094 - 81141 - 81577)

- Caractéristiques générales : - Permet l'échantillonnage de 8 lignes de données de 256 états logiques - Horloge interne 4 MHz - Un curseur permet de pointer sur l'écran un mot logique de 8 bits - L'extension mémoire permet de mémoriser des signaux analogiques - Compatible TTL, TTL-LS, C-MOS. LE KIT. Il comprend : - l'analyseur logique - l'extension mémoire - les tampons d'entrée pour circuits C-MOS.

Le Kit Analyseur Logique


134.0097

2.900,00 F

Selectronic

VENTE PAR CORRESPONDANCE :

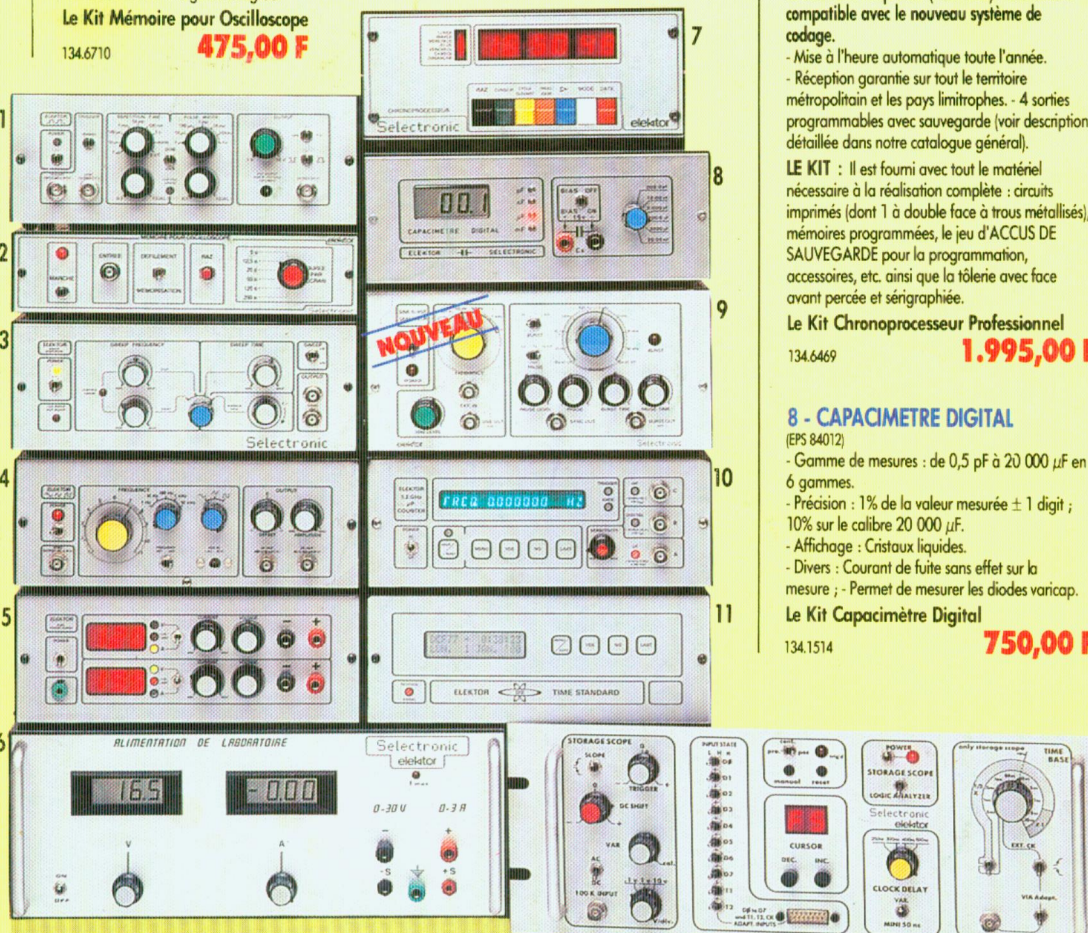11, RUE DE LA CLEF-59800 LILLE
TEL. 20.55.98.98



TARIF AU 1^{er} JUIN 87