

radio plan


XVIII^e ANNÉE
PARAÎT LE 1^{er} DE CHAQUE MOIS
N° 31 — MAI 1950

Dans ce numéro :

- Un radio pick-up..... 11
- * 14
- Le TV 30..... *
- * 14
- Ce qu'il faut savoir pour la meilleure utilisation des tubes Rimlock... 27
- * 27
- Un circuit expander contre distortion... 31
- * 31
- L'élimination des parasites, solutions modernes..... 33
- etc... 33

et
LES PLANS
EN
VRAIE GRANDEUR
DE DEUX
RÉCEPTEURS

35*f.*

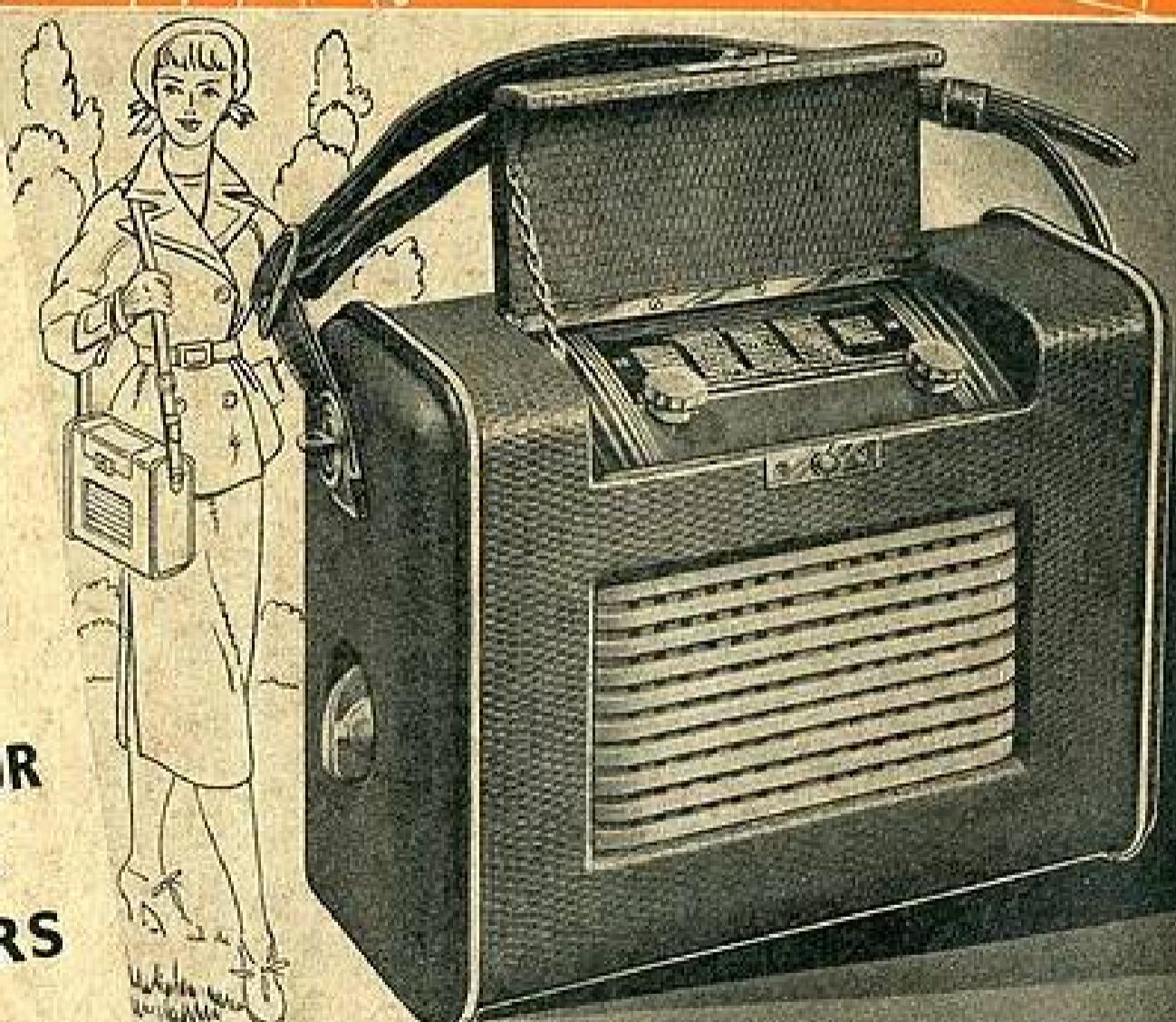

LE ZOË PILE IV

Poste portatif alimenté sur batterie utilisant 4 lampes et un jeu de bobinages miniatures.

LE 3175 A.T.

Poste récepteur 5 lampes permettant la réception du son de la télévision.

SOUS 48 HEURES...

VOUS RECEVREZ
VOTRE COMMANDE...



POSTE VOITURE VIBREURS AMÉRICAINS

- FAIBLE ENCOMBREMENT
- HAUTE QUALITÉ
- TRÈS SILENCIEUX

Dimensions :
O.A.K. : Diamètre : 37 mm.
Hauteur : 76 mm.
MALLORY : Diamètre : 37 mm.
Hauteur : 80 mm.

SE MONTENT AVEC SUPPORT AMÉRICAIN
4 BROCHES (Type lampe 80).

Livré avec schéma de montage.

La pièce..... 1.200 Par 5..... 1.100

Par 100 pièces et plus, prix spécial.

TRANSFO SPÉCIAL POUR VIBREURS O.A.K. et MALLORY.

1° Pour batterie seulement.

2x6 volts 4 amp. 2x350 volts, 65 millis. Très faible encombrement..... 750

2° Pour batterie et secteur 2x6 volts 110, 130, 220, 240 volts, 2x350 65 millis..... 1.100

CADRAN « WIRELESS » pour poste auto. Mécanisme de précision 3 gammes. Très belle glace en verre de stations. Commande à droite ou à gauche ou centrale. Dim. : 150x70. Prix..... 705

ANTENNE TÉLESCOPIQUE chromée. Fixation par 2 parties incollées par caoutchouc. Longueur couverte : 1 m. 70. Rendue : 1 m..... 750

ANTIPARASITE, ALLEMAND « BOSCH » en matière moulée. Fixation AUTOMATIQUE sur les bouches sans modification. Se visse sur le fil d'arrivée instantanément. La pièce..... 85

Les 4..... 320 Les 8..... 480

PILE

UNE SÉRIE RECOMMANDÉE POUR VOTRE
POSTE - 1^{er} CHOIX - GARANTIE ABSOLUE
TYPE BA19 : 7 V 6, 180 V, 20 millis. Dim. : 180x160x
80 mm..... 500

TYPE BA19 : Prises 1 V 6, 90 V, 15 millis.
Dim. 125x135x115 mm..... 425

TYPE BA19 : 4 V 6, 60 V, 90 V, 30 millis blind. Dim. :
220x200x115 mm..... 600

TYPE BA20U : 6 V, 800 millis. Dim. : 100x70x
70 mm. Prix..... 200

TYPE BA20U : 6 V, 800 millis. Dim. : 140x
100x 65 mm..... 250

TYPE BA20I : 4 V 6, 90 V, 30 millis blind. Dim. 220x
200x115 mm..... 500

PILE 1 VOLT 5

BA 30 100 millis, 55 mm. 34 mm..... 24

BA 35 800 millis, 100 mm. x 60x60 mm..... 150

BA 101 300 millis, 65 mm. 34 mm..... 28

BA 102 280 millis, 100 mm. 34 mm..... 35

BA 103 280 millis, 240 mm. 34 mm..... 45

PILE BA38 103 volts, 8 millis.

Divisible en TROIS ÉLÉMENS de 34 volts. Dim. :
220x35x35 mm..... 175

FABRIQUEZ VOS PILES 67 V.

Pour 100 francs.
ÉLÉMENS MINIATURE 34 volts, 8 millis. TYPE BA380.

Dimensions 80x32x32 mm. La pièce..... 50

Par 25..... 45 Par 50 à 100..... 40

UNE PILE UNIQUE

ÉLÉMENS BA 380, 25 volts, 18 millis. Dim. : 130x
90x40 mm..... 75

EXPÉDITION FRANÇAISE-HIMALAYA 1950.
Toutes les PILES emportées par l'EXPÉDITION
ONT ÉTÉ FOURNIES PAR CIRQUE-RADIO.

CAMPTEURS !...

ÉCLAIRAGE PORTABLE À PILE
TRÈS LÉGER, comprenant :

- LA PILE 203U 6 volts, 800 millis.
- UNE AMPOULE 6 volts.
- UN PROJECTEUR AMÉRICAIN chromé.
- UN SUPPORT D'AMPOULE.
- TROIS MÈTRES DE FIL DOUBLE.

DURÉE D'ÉCLAIRAGE 100 HEURES. (Poids total 0,2 kg. 700).

PRIX DE L'ENSEMBLE..... 295

Pile de recharge..... 250 Projecteur..... 30

Ampoule 6 volts..... 25 Supportampoule..... 14

Facilité d'ajouter 2 PROJECTEURS SUPPLÉMENTAIRES en branchant le TOUT EN SÉRIE avec des
AMPOULES 1 V 5.

UNE AFFAIRE CIRQUE-RADIO

100 MAGNIFIQUES AMPLIFICATEURS

« L.M.T. »

40 watts modulés gain 70db classe A.B1.



9 LAMPES : 4-6L6, 2-6N7, 3-SY3.

TRANSFO D'ALIMENTATION 6 volts 110-220 volts
400 millis.

TRANSFO DE SORTIE : 4-8-16-200-500 ohms.

SELF DE FILTRAGE 60 ohms 300 millis.

ATTACHE des 618 par 6N7, 3 SY3G en parallèle.

SYSTÈME ANTI-BONFLEUR sur préampli par
CELLULE au SÉLENIUM.

SORTIE DE CHAUFFAGE et H.T. pour alimentation
d'un préampli. PRISES P.U. et MICRO pouvant être
mélangees.

MODELE ENTièrement BLINDÉ avec PONÇONNES.

Poids 25 kilos. Valeur 36.000 francs.

11.500

TOUJOURS MIEUX !

SUPERBE AMPLIFICATEUR « L.M.T. »

90 watts modulés gain 75db classe A.B1.

11 LAMPES : 6-6L6, 1-6N7, 1-6CS, 2-5Z3, 1-SY3.

TRANSFO D'ALIMENTATION 600 millis 110-
220 volts.

TRANSFO DE SORTIE 90 watts. 4-8-16-32-60-
100 ohms.

SELF DE FILTRAGE 60 ohms 500 millis.

TRANSFO DRIVER pour 6CS.

SORTIE 6-6L6 en PUSH-PULL parallèles.

PICK-UP et MICRO par 6N7, 2 valves 5Z3, 1 valve
SY3.

TRANSFO d'alimentation des valves.

SYSTÈME ANTI-BONFLEUR sur préampli par
CELLULE au SÉLENIUM.

SELF DE FILTRAGE de POLARISATION. TRANSFO
spécial d'alimentation pour la cellule.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ par RELAIS et BILAME.

PRISES « PICK-UP » et « MICRO » pouvant être
mélangees.

SORTIE DE CHAUFFAGE et H.T. pour alimentation
d'un préampli.


Poids 40 kilos. Valeur 60.000 francs.

16.500

Une splendide affaire !...

AMPLIFICATEUR 20 WATTS

« TELEFUNKEN »

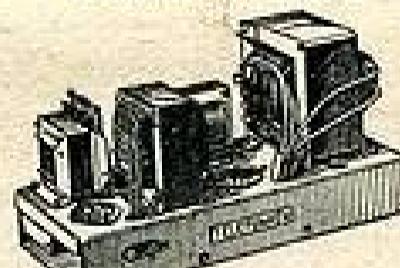


Transfo 250 millis, muni d'un disjoncteur automatique
évitant les courts-circuits. Gros transfo de modulation.
Push-pull par DEUX 6L6, un transfo de déphasage, une
sorte de filtrage 100 ohms, 150 millis. Câblé sur châssis.
Les lampes utilisées sont DEUX AL4 et UNE AZ11.
Facilité de transformer cet ampli pour employer des
SL6. Aucun démontage à faire. Mettre un enroulement
de 2 voies 8 en série avec le 4 voies, sans démonter
le transfo, ou employer 2 AL4, sans aucune modifi-
cation (puissance ramenée à 12 watts).

L'APPAREIL COMPLET, en COFFRET TOLE, avec
ORIFICES D'AÉRATION. Valeur réelle : 16.000 francs.
VENDU..... 4.500

POSTES MINIATURES

UNE EXCLUSIVITÉ « CIRQUE-RADIO »

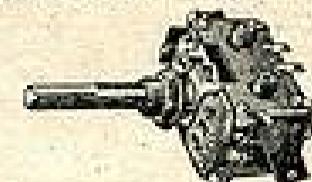

« LE MICROBLOC »

BOBINAGE SUPER-MINIATURE, 2 gammes d'en-
des PO, CO. Pour lampes oscillantes 1R5. Noyaux
de fer réglables. Enroulement fil de lit. Fonctionne
avec bobine de 1 m. 25, 2 MF, spéciales miniatures
fil de lit à noyau réglé. 473 Ko/s.

Dimensions du bobinage 42x22x24 mm.

Dimensions des MF. 58x22x25 mm.

L'ENSEMBLE, livré avec SCHÉMA..... 1.080

BOBINAGES POISSY « S.F.R. » miniatures pour
oscillation 1R5. 3 gammes OC-PO-CO à 6 noyaux
réglables. Fonctionne avec bobine 1 m. 25. Bobinage
fil de lit. 2 MF, miniatures, fil de lit à noyau
réglable.

Dimensions du bobinage 50x35x20 mm.

Dimensions des MF. 58x22x25 mm.

L'ENSEMBLE livré avec SCHÉMA..... 1.325

LAMPES

1R5..... 708	IT4..... 662	682
1S5..... 662	3S4..... 384	708

HAUT-PARLEURS


Ministère 7 cm. « AUDAX »..... 715	TRANSMI. DE MODULATION 8.000 ohms..... 200
------------------------------------	--

7 cm. « AUDAX » TICONAL..... 1.020	TRANSMI. DE MODULATION 8.000 ohms..... 200
------------------------------------	--

Ministère 10 cm. « AUDAX »..... 770	TRANSMI. DE MODULATION 8.000 ohms..... 200
-------------------------------------	--

UNE AFFAIRE !...

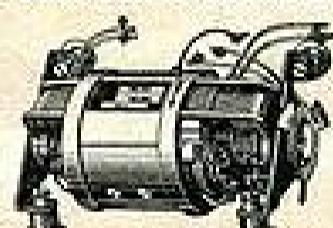SPLENDIDE COMMUTATRICE ALLEMANDE
« LORENZ »
POUR POSTES BATTERIES



Entrée 12 volts. Sortie 110 volts continu 30 millis.
6V3 alternatif 2 ampères. Emballage d'origine. Dim.
180 mm. Long. 90 mm. Poids 3 kg. 900. 4.500
Quantité limitée.

CHERCHEURS DE TRÉSORS DÉTECTEURS DE MINES

Nous nous excusons auprès de nos nombreux clients
du retard apporté à livrer nos DÉTECTEURS DE MINES.
Pendant 15 JOURS, nous avons attendu les livraisons à
seule fin, à la demande de nos clients, devant la complexité
à remettre ces appareils en état de marche, de les pré-
parer dès maintenant en PARFAIT ÉTAT DE FONCTION-
NEMENT.

Cet appareil permet de DÉTECTER tous les OBJETS
METALLIQUES dans des profondeurs variant de 0 m. 25
à 1 m. 50 dans N'IMPORTE QUEL ENDROIT : MURS -
MEUBLES - CORPS HUMAIN - ANIMAUX - SOL - ARBRES,
etc., etc...

Livré ABSOLUMENT COMPLET, en mallette dimensions
70x37x23 cm. avec 1 PILE BA.38 103 Volts et 2 PILES
BA30. 1 V. 5.

Poids du DÉTECTEUR : 9 kg. 400.

Poids de l'ENSEMBLE EN MALLETTTE 23 kilos. 3 GRANDES
MARCUES AYANT LES MÊMES CARACTÉRISTIQUES

« S.F.R. » « L.M.T. » « AMERICAINS »

Prix..... 4.850

FILES DE RECHANGE

BA30 (103volts).... 175	BA30 (IV5).... 24
-------------------------	-------------------

TRES IMPORTANT - Dans tous les prix énumérés dans notre publicité, ne sont pas compris les frais DE PORT, D'EMBALLAGE et la taxe de
REMISE 10% SUR TOUT NOTRE MATERIEL
TRANSACTION qui varient suivant l'importance de la commande.

CIRQUE-RADIO, 24, Boulevard des Filles-du-Calvaire, PARIS XI^e C.C.P. PARIS 445-66 (Voir suite de nos articles page ci-contre) —

TRÈS IMPORTANT

Nous avons mis en vente 100.000 LAMPES EN EMBALLAGE D'ORIGINE 1^{er} CHOIX. La plupart de ces lampes sont vendues, 2 types sont disponibles 6007, 827, 2528, 6V6 et 3226. IL NOUS RESTE ENVIRON 15.000 LAMPES dans les numéros qui suivent.

ELLES SONT GARANTIES UN AN

600.....	400	75.....	350
6227.....	400	78.....	350
6M7.....	330	817.....	330
2528.....	350	4J.....	350
6P6.....	350	6C6.....	350
5Z4.....	300	6Y3.....	250
6AS.....	320	80.....	250
6AS.....	300	506.....	250
6AT.....	350	6H6.....	300
REMISES SPÉCIALES			
Par 5.....	3 %	Par 10.....	5 %
Par 25.....	8 %	Par 50 et plus.....	10 %

SURPLUS ANGLAIS

CASQUES CHARS D'ASSAUT



2 ÉCOUTEURS 300 ohms provenant de SURPLUS ANGLAIS, extrêmement sensibles. Qualité HORS CLASSE. Avec cordon de 1 m. 50. Valeur 800. Prix 300



MANIPULATEUR DE TRAFIC en provenance de l'armée anglaise. ABSOLUMENT NEUF, en emballage d'origine. DOUBLE CONTACT RÉGLABLE en TUNGSTÈNE. Prix.... 375

FICHES ÉTANCHES, males et femelles, entièrement MUNDÉES à VERGULAGE par ressort assureur UN CONTACT PERMANENT. Encombrement réduit. Fixation par vis et écrous. Isolation par rondelles en bakélite. Convient pour appareils de mesures, de précision, appareils de trafic télévision, amplis, etc. Particulièrement recommandé pour cible coaxial. PRIX DE L'ENSEMBLE..... 75

ÉCOUTEURS PROVENANT DE DÉTECTEURS DE MINES Ultra-sensibles. Très légers. Prix 175

IMPORTATION ANGLAISE

CONDENSATEURS 10.000 cm.



Tension 4.000 VOLTS. Marque O.P. BLINDES et TROPICALISÉS. Convient pour TELEVISEURS et APPAREILS DE PRÉCISION. Dimensions 65 x 25 mm. Prix..... 60

INTERRUPTEUR MINIATURE unipolaire blindé. Très haute qualité. Monté entièrement sur BAKÉLITE. Contact à ROTULE. Prix. 65

RECOMMANDÉ

ENSEMBLE PLATINE TOURNE-DISQUES marque « GABARD » 110 ou 220 volts alternatif, très silencieux. BRAS PICK-UP extra-léger. TRÈS PUSSANT. Haute fidélité. Départ et arrêt automatiques incorporés. ABSOLUMENT INDESTRUCTIBLE. Fixation de l'ensemble par 3 vis. PRIX..... 6.200

MATÉRIEL « TELEFUKEN »

A PROFITER !...

PLATINE composée de 6 TRANSFORMATEURS « TELEFUKEN » à rapports variables permettant de multiples combinaisons, entre autres : SURVOLTEUR-DÉVOLTEUR de 30 à 220 volts, 1 ampère.

TRANSFO INTERMÉDIAIRE, entrée 110 volts, sortie 110 volts, primaire isolé du secondaire, etc., etc. 3 BARRETTE composées de 37 vis et écrous. Valeur 2.500. Prix..... 800

SANS HÉSITATION ! Achetez notre splendide PLATINE TOURNE-DISQUES type « HARMONIC ». Fonctionne sur courant ALTERNATIF 110/220 volts. Absolument SILENTIEUX. Réglage des vitesses. Départ et arrêt AUTOMATIQUES. Bras ULTRA-LÉGER, pascale TELEFUKEN. Pièce cristal. Qualité incomparable. Grande puissance. RECOMMANDÉ. Prix INCROYABLE 5.000

UNE AFFAIRE FORMIDABLE AMPLIFICATEUR « LAGIER »

Classe A.B. 1 - 50 watts modulés, 12 lampes.



4 6L6 — 2 6PC5 — 4 6Z3T — 2 5U4


3 prises microphone, 1 prise FU, 1 bouton de réglage pour chaque prise de micro, 1 bouton de réglage pour mélange des micros, 1 bouton tonalité grave et 1 bouton tonalité aiguë. Sorties des HP avec impédance 6, 12 et 18 ohms dans un bouchon couplant le secteur si les HP ne sont pas branchés. Contrôle du push-pull d'attaque des 6L6 par casque. Contrôle total des modulations par casque ou petit HP. Transfo haute tension 2 x 450 V, 400 milliamp. primaire 110-220 V, 25 et 50 périodes. Transfo de changement des valves et des lampes. Primaire 110, 220 V, 25 et 50 périodes. Circu. self de filtrage 50 ohms. Le tout monté sur un châssis pupitre entièrement blindé avec poignées pour le transport. Poids 22 kilos. Prix sans lampes..... 14.500

Le jeu de lampes..... 9.800

L'ampli peut être vendu sans les lampes.


SANS PRÉCÉDENT

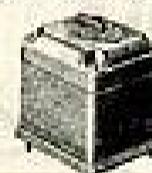SELF « LAGIER » pour AMPLIS de 50 WATTS, 50 ohms, 400 milliamp. Tôle au silicium. Enroulements cuivre. Poids 3 k. 200. Valeur 4.000 fr. PRIX..... 1.600



TRANSFO DE MODULATION « LAGIER » 50 watts pour 4006. Impédances de sorties : 6-12-18 ohms. Poids 3 k. 200. Valeur 4.500 fr. PRIX..... 1.800

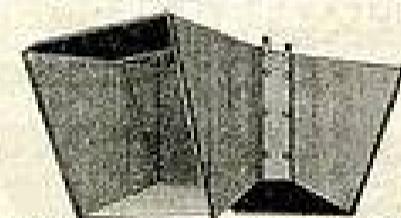UNE AFFAIRE ! MAGNIFIQUE PAVILLON DE HP « SIEMENS »



POUR SONORISATIONS avec SORTIES INCLINÉES. Modèle directionnel 4 paires de fixations, très épaisse. Peinture foncée avec grille de protection du HP. Prévue pour HAUT-PARLEURS de 21 à 28 cm. Prix..... 500

TÉLÉPHONE DE BUREAU



comportant :
● LE COMBINAISON.
● LE PORTE-COMBINAISON.
● LE VIBRATEUR D'APPEL.
Le tout présenté en coffret.

ATTENTION !
OTRÉ VALABLE JUSQU'A
ÉPUISÉMENT DU STOCK

Prix exceptionnel.. 2.800

SENSATIONNEL !...

MAGNIFIQUE BOSTON couleur NOIRE pour postes de luxe, postes de trafic, appareils de mesure, etc., etc. Bouton cannelé. AXE STANDARD de 6 mm. Dimensions : diamètre 50 mm. Epaisseur 25 mm. Valeur 10fr. PRIX..... 25

PINCE CROCODILE avec modèle pour ACCUS DE VOITURE ou CABLE. Ressort très puissant assurant un CONTACT PERMANENT. Michettes à pointes. Diamètre d'ouverture : 20 mm. La pince..... 25
Par 10..... 220
Par 25..... 500

DU MATÉRIEL DE CHOIX - DE LA QUALITÉ DES PRIX, chez : CIRQUE-RADIO

URGENT !...

100 BATTERIES ACCUMULATEURS AUTOMOBILE « GENERAL MOTOR » Américaines 6 volts, 120 ampères en COFFRET ÉTAM-CHÉ avec sorties de câbles. Dimensions : 32 x 21 x 10 cm.

C'EST UNE AFFAIRE UNIQUE

Valeur 7.000. Prix..... 5.000

UNE AFFAIRE CIRQUE-RADIO I... UN MAGNIFIQUE ENSEMBLE

comportant : une SPLENDOIDE ÉCRIMETERIE, verni celluloidique, forme rectangulaire. Dimensions 590 x 350 x 230 mm. un TRÈS BEAU CADRAN, en verre de styrax, 3 guémres (O.C. PO. CO.), emplacement cellule magnétique. Aiguille à déplacement vertical (visibilité 230 x 100). Une splendide GRILLE, forme pupitre pour HAUT-PARLEUR et CADRAN (dim. 470 x 230 mm). UN CV 2 x 0.45. L'ENSEMBLE AU PRIX INCROYABLE DE..... 1.950

IMPORTANT : à prendre en magasin seulement.

SURPLUS U.S.A.

UNE AFFAIRE UNIQUE !

MAGNIFIQUE FER à REPASER SPÉCIAL pour tous repas-savages difficiles. SYSTÈME de chauffage. RÉGLAGE par RÉGULATEUR. 100 WATTS fonctionne sur 110 VOLTS seulement. Dimensions de la partie chauffante : 96 x 35 mm. COMPLET avec poignée et cordon..... 400

SPLENDOIDE VOLTMÈTRE AMÉRICAIN « WESTINGHOUSE » de 0 à 150 volts gradué, à résistances incorporées. Résistance totale pour 150 volts : 15.000 ohms. Alternatif et continu. Système de FIVOTAGE ÉQUILIBRÉ. Remise à 0. Boîtier métallique, modifié à souder. Diamètre total 85 mm..... 1.500

AFFAIRE UNIQUE !

CONDENSATEURS ÉLECTROCHIMIQUES TROPICALISÉS ÉTANCHES marque « AEROVOX ». 5 MFD. 600 VOLTS service. Boîtier métal imprégné. Dimensions 160 x 40 x 20 mm. PRIX EXCEPTIONNEL..... 150

300 MAGNIFIQUES FERS À SOUDER



AMÉRICAINS D'ORIGINE, marque « VULCAN », 110 VOLTS SEULEMENT, 100 WATTS. Type professionnel avec coquille. Longueur 1 m. 30. Livré en cadre. Valeur 1.200. Prix..... 600

2.000 FERS À SOUDER



Modèle droit. POUR TOUTES SOUDURES. Chauffage au GAZ - CHARBON - FEU DE BOIS, etc. Panne CUIVRE ROUGE, tige droite à courbe facile. Longueur variant de 15 à 25 cm..... 75

MATÉRIEL « SIEMENS »

PLAQUETTE BAKELITE comportant 3 AJUSTABLES de 10 pF, chacun à air « SIEMENS », facile encombrement, pour ONDES COURTES, TRÈS FACILE à démonter. En emballage d'origine..... 85

REDIRECTEUR « SIEMENS », miniature pour appareils de mesure, 2 alternances, 6 VOLTS 15 milliamp. Dim. 25 x 10 mm..... 450

ATTENTION !

AFFAIRE UNIQUE !

SELF DE CHOC TOUTES ONDES « SIEMENS » à 5 enroulements fractionnés, courant de 5 à 2.000 MF. Entièrement bobinés sur STÉATITE. Isolation entre sol et masse, 15.000 volts. Inductance admise 400 milliamp. PRIX..... 325

ISOLATEURS DE HAUTE QUALITÉ en « PYREX » pour antennes. Emission ou réception. Écartement entre les trous 30 mm. Dimension totale 45 mm. Diamètre 22 mm. Prix..... 50

INTROUVABLE !

UNE AFFAIRE EXCEPTIONNELLE MILLIAMPERMÈTRE « SIEMENS » de 0 à 1 avec échelle linéaire graduée de 0 à 10, redresseur incorporé. Fonctionne indifféremment en continu et altern. Remise à 0. Mouvement à cadre mobile. Pivotage sur rubis. Boîtier bakélite à colletins de fixation. Diamètre 45 mm. Valeur 3.000. Prix..... 1.200

TÉLÉVISION-AMPLIS

CONDENSATEURS DE CLASSE « SIEMENS » tropicalisés. Étanches. En BOÎTIER TOLE. 2 sorties isolées. Cap. : 4 MF. T.E. 3.000 volts. T.S. 1.000 volts. Connexions par vis. Valeur 1.000 fr. PRIX SENSATIONNEL..... 400

CIRQUE-RADIO

MAISON OUVERTE TOUS LES JOURS Y COMPRIS SAMEDI ET LUNDI Fermée Dimanche et Jours de fêtes

24, Boulevard des Filles-du-Calvaire, PARIS XI^e - Métro Filles-du-Calvaire-Oberkampf - à 5 minutes des Gares d'Austerlitz, Lyon, Saint-Lazare, Nord et Est.

PUBL. BONNANCE

SUR PLACE, COMME PAR CORRESPONDANCE ! Nos TECHNICIENS sont à votre disposition pour vous GUIDER DANS VOS MONTAGES. Vous y gagnerez TEMPS et ARGENT

RADIO-MANUFACTURE

Tél.: VAU 55-10

104, AVENUE DU GÉNÉRAL-LECLERC PARIS (XIV)

Métro : ALESIA

QUALITÉ

Toutes nos marchandises sont neuves et garanties
Remise spéciale aux artisans, constructeurs et revendeurs.

Envoi contre mandat à la commande, virement postal ou contre remboursement, frais d'emballage et port en sus. (C. C. P. PARIS 6037.64).

BOBINAGES

JEU COMPLET

Type M.P.C.1 PO GO pour galène.....	145
Type M.P.C.2 PO GO détect. réact.....	145
Jeu accord HF Mod. Standard.....	210
Jeu accord HF Mod. miniaturé.....	280

ARTEX

Type 350 miniatures.....	1.250
— 310-311-312-315.....	1.380
— 400 4 gammes, 8 réglages.....	1.900

ITAX

Babytax 3 gammes, 8 réglages.....	1.300
Type 125, 12 réglages.....	1.400
— 125 p., 12 réglages	1.420

CADRANS J.D.

Type 450, 15x16, courant à droite.....	490
— 451, larg. 24, Haut. 19.....	690
Même type présentation nouvelle avec glace miroir. Prix.....	780
Ensemble Pigmy, glace miroir CV, miniature 2x0.49.....	690
Goud. variable seul 2x0.48 ou 2x0.49.....	420

CADRANS S.T.A.R

Type HS modèle Standard 190x190.....	640
— CDT CV et cadran 140x100.....	870
— CG4. Ensemble pigmy avec CV sous mica, glace miroir.....	820
Modèle Standard CV et cadran.....	720

EXCEPTIONNEL

Cadran Star vertical 15x12, Prix complet.....	200
Cadran et CV JD, modèle Pigmy, type Standard..	350

CONDENSATEURS

ALU	CARTON	ALU	CARTON
8 MF 500 volts	80	20 MF 100 volts	65
12 — —	100	32 — —	75
18 — —	115	40 — —	80
20 — —	130	60 — —	85
22 — —	150	80 — —	95
25 — —	170	100 — —	100
2x8 — —	120	2x50 miniature.....	180
2x12 — —	140		CARTON
2x14 — —	160	8 MF 500 volts.....	60

CONDENSATEURS FIXES

PAPIER	MICA
100 à 4.000 cm.....	10
5.000 à 10.000 cm.....	14
20.000 à 50.000 cm ..	16
0,1 MF.....	17
0,25 MF.....	20
0,5 MF.....	35

POLARISATION

10 MF....	25	25 MF....	32	50 MF....	35
-----------	----	-----------	----	-----------	----

FER À SOUDER MICAVER

20 w. et 100 watts 115 ou 220 volts.....	780
20 w. et 100 watts 220 ou 240 volts.....	860

Prises et résistances de rechange sur demande.

RÉSISTANCES

GARANTIE 5 %	
1/4 de watt	6
1/2 watt	7
1 watt	10.50
2 watts	16


Résistances bobinées pour appareils tous courants

150 ohms à 300 mille ..	30
180 — — ..	35
200 — — ..	38
250 — — ..	40

SUPPORTS

4 broches américaines.....	12
5 broches américaines.....	12
6 broches américaines.....	14
7 broches américaines.....	15
Oral stéréo	12
Oral stéréo	95
Transcontinental	18
Supports Rimbock	25
Supports miniatures pour lampes 1T4-1R5	14
Bouches HP 4 broches américaines.....	25
Bouch. HP oct.....	28
Plaques HP AT FU	9

CES POSTES SONT NEUFS ET GARANTIS 1 AN

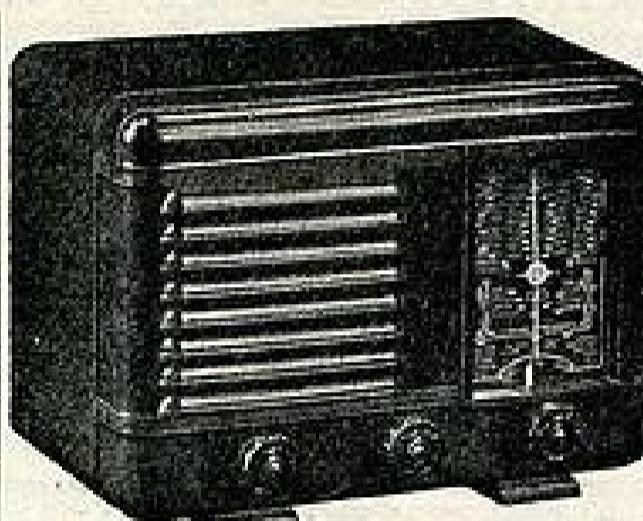

Appareil indispensable aux radio-délectriques.

RAPIDITÉ



CONTROLEUR V.D.C.

A 10 sensibilités.
Notice spéciale sur demande. 3.200

NOS TOURNE-DISQUES

APPAREIL MAGNIFIQUE phono électrique Philips avec amplificateur 2 lampes, en coffret moyen. Fonctionne sur courant alternatif 110 et 220 volts, pick-up phénocrystall. Haut-parleur ticonal de 17 cm. Dim. 400x100x200 mm. Prix..... 14.900

PATHÉ-MARCONI

ENSEMBLE « La Voix de son Maître » en bois moyen avec bras léger..... 15.000
Le bloc plateau moteur, bras léger..... 9.200
Braa tête légère avec filtre..... 4.500

CHANCEURS DE DISQUES AUTOMATIQUES

« PLESSY » Importation anglaise permet de faire jouer 10 disques de 25 et 30 cm, malgréz sans les ranger dans l'ordre. Bras magnétique se placant automatiquement sur les disques..... 15.000

TOURNE-DISQUES TYPE PROFESSIONNEL, bras magnétique, 110x220 alternatif. Départ et arrêt automatiques. Prix..... 6.900
Moteur et plateau 110x220 alternatif..... 4.700
Braa magnétique..... 1.400

TRANSFORMATEURS

Garantis tout cuivre.

65 mA 6 V et 3 V.....	800	SEIFS DE FILTRAGE
90 — —	880	150 ohms.....
100 — —	1.150	400 —
125 — —	1.400	500 —
150 — —	1.550	300 150 ohms

A PROFITER

ENSEMBLE comprenant : Ebénisterie, châssis, cadre Star, grille. Dim. 38x62x24 cm. Prix..... 1.490


POTENTIOMÈTRES

De 5.000 à 1 még. A.I..... 104
50.000 ohms et 500.000 ohms S.I..... 90
25.000 — — 100.000 —

Potentiomètre de tonalité par capacité + aménage

BOBINES

SANS INTER	AVEC INTER
150 et 300 ohms	190
18.000 et 25.000	200
5.000, 10.000, 20.000	220
40.000 ohms	230
50.000 —	240

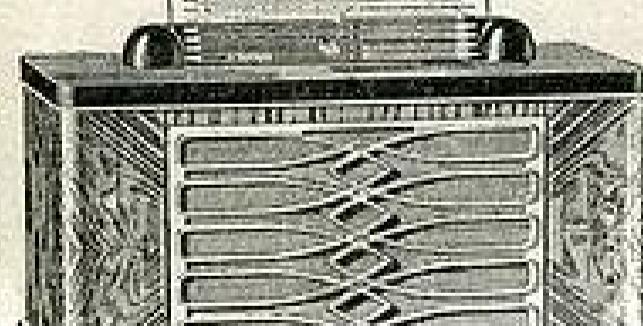

RÉCEPTEUR PHILIPS 631. Super 6 lampes, 4 gammes d'ondes. Haut-parleur TICONAL 21 cm. Courant alternatif 110-125-145-220-240 volts. Dimensions : long. 59 cm.; larg. 38 cm.; haut. 23 cm. Prix..... 23.890

RÉCEPTEUR PHILIPS 630. Super 7 lampes tout verre remplissant 10

N'ACHETEZ QUE DU MATÉRIEL DE GRANDE MARQUE NEUF ET GARANTI

CIBOT-RADIO. — La maison la moins cher. Pour toutes vos réalisations et dépannages nous avons le matériel qu'il vous faut. Envoyez-nous une liste détaillée. Prix nets par retour du courrier. Vous qui désirez construire des récepteurs vraiment commerciaux demandez-nous notre catalogue d'ensembles avec devis détaillés et schémas. Franco contre 50 francs pour frais d'envoi.

BOBINAGES AVEC SCHÉMAS

BLOC 3 GRAMMES, pour CADRE ANTIPARASITES à lampes. Livré avec schéma.....	4.15
BLOC MINIATURE, détectrice à réaction PO-GO	350
BLOC MINIATURE, amplification directe PO-GO	490
BOBINAGES POUR SUPER OC-PO-GO-PU	
MODÈLES MINIATURE. Au choix, marques :	
ETH-SUPERSONIC-OMEGA ou ITAX.....	625
GRANDS MODÈLES, au choix, marques :	
NEOFER-OMEGA-SUPERSONIC ou ITAX.....	700
JEU DE MF, miniature ou standard.....	495 et 570
BOBINAGE « OMEGA » avec bande 42 à 51 m. ÉTALEÉ OC-PO-GO-SC+PU. (CV 2x0,40).....	850
BOBINAGE « OMEGA », 2 OC+PO+GO+PU pour CV fractionné ou 2x0,40.....	1.535

TRANSFOS D'ALIMENTATION

65 mA.....	750	75 mA.....	825
130 mA.....	1.550	150 mA.....	1.750
200 mA.....	2.900		
Marque « VEDOVELLI ».			
65 mA.....	850	75 mA.....	940
100 mA.....	1.150	120 mA.....	1.250
250 mA.....	3.900		

HAUT-PARLEURS

Aliment permanent TICONAL G	SEM AUDAX
8 cm.....	950
8 cm.....	990
10 cm.....	990
12 cm.....	850
17 cm.....	950
21 cm.....	1.250
24 cm.....	1.475

21 cm. grosse caisse 5 WATTS.

EXCEPTIONNEL.....

1.150

Exécution.

17 cm, petit transf.	790
17 cm, gros transf.	870
19 cm, gros transf.	925
21 cm, gros transf.	1.050
24 cm, « SEM »	1.465

COFFRET MÉTALLIQUE pour HP 17 cm....

COFFRET CAINÉ pour HP 12 cm.....

COFFRET CAINÉ avec DÉCOR CHROMÉ pour HP 17 ou 21 cm.....

LAMPES

1^{er} CHOIX, VENDUES AVEC GARANTIE D'UN AN
LES TYPES CI-DESSOUS BÉNÉFICIENT D'UNE REMISE
VARIAIT ENTRE 20 et 30 % SUR LE TARIF OFFICIEL

SY3.....	280	SESM.....	540	SESLA.....	340
SY3CB	360	SEB.....	320	SESB.....	450
S23.....	550	SESM.....	340	SESB.....	450
SAT.....	540	SIS.....	500	42.....	375
SAB.....	440	SJ.....	375	43.....	400
SATP.....	440	SST.....	440	47.....	420
SCE USA.....	550	SMS.....	375	75.....	340
SCE.....	600	SEMT.....	380	80.....	320
SIS.....	600	SOT.....	415		
		SVS.....	415		

SUR TOUS LES AUTRES TYPES EUROPÉENS,
RIMLOCK-MINIATURE, etc... etc... REMISE 10 %

ATTENTION : Acheter vos lampes chez CIBOT-RADIO
C'EST UNE GARANTIE SUPPLEMENTAIRE

CIBOT-RADIO

1, rue de REUILLY, PARIS XII^e
Métro : FAIDHERRE CHAILLY Tél. : 51Dorot 66-60.
Expédition immédiate FRANCE ET UNION FRANÇAISE
contre remboursement ou mandat à la commande.
C.C.P. Paris 6.129-57

OUVERT TOUTS LES JOURS DE 9 H. à 12 H. et de 14 H. à 19 H. SAUF DIMANCHE et JOURS DE FÊTES.

AVEZ-VOUS RÉALISÉ

“ L'IDÉAL 50 ” ?

Description parue dans « RADIO-PLANS » N° 28
de février 1930.


RÉCEPTEUR 6 LAMPES « RIMLOCK » ALTERNATIF
fonctionne sur courants 110-120-125-220-240 VOLTS.
Montage PARTICULIÈREMENT ÉTUDIÉ pour sa puissance
et sa musicalité. HP 17 cm. spécial. Gros transf.

DEVIS DES PIÈCES DÉTACHÉES :

1 châssis 360x170x70 mm.....	285
1 cadre (145x145 incliné, classe mince et CV 2x0,45). (Plan de COPENHAGUE 1930).....	815
1 transformateur 3x300 V 15 mA.....	877
1 bobinage, 6 réglages, commutation PU PRÉRÉGLÉE. Prix.....	650
1 jeu MP 412 Ec PRÉRÉGLÉE.....	495
1 potentiomètre 500 K.A.L.....	95
1 potentiomètre 500 K.S.I.....	95
5 supports lampes « Rimlock ».....	105
1 support lampes européennes.....	18
Plaques, fil, décollage et divers.....	342
1 jeu de condensateurs et résistances.....	515
1 jeu de lampes 1 ^{er} choix (ECH41-EAF42-EP41). EL41-GZ40-EM41 et 2 ampoules de cadran.	
1 haut-parleur 17 cm. spécial. Gros transf de modulation (rendement comparable à un 21 cm.)	
Le châssis complet, en pièces détachées, avec lampes et haut-parleur.....	870
	8.200


PEUT ÊTRE PRÉSENTE DANS L'UNE DES TROIS
ÉBÉNISTERIES SUIVANTES :

ÉBÉNISTERIE N° 1

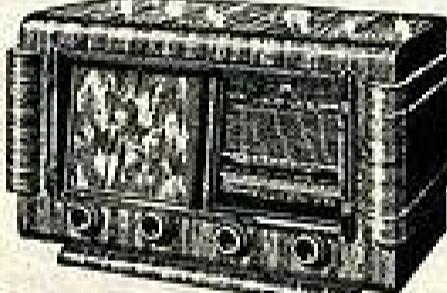


Boîte de noyer vernie au tampon. Complète avec décor
fond, baffle et tissu posé et 4 boutons miroir. Dim. :
450x280x220 mm. L'ébénisterie complète... 2.530

ÉBÉNISTERIE N° 2

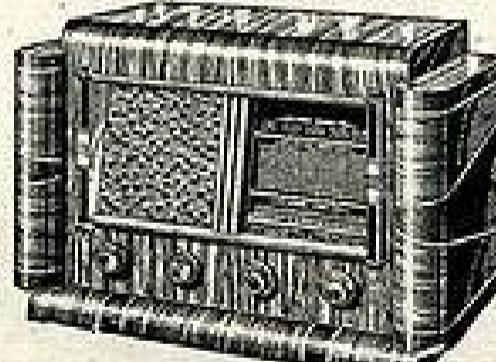

Boîte de noyer vernie au tampon. Complète avec décor
fond, baffle et tissu posé et 4 boutons miroir. Dim. :
500x330x270 mm. L'ébénisterie complète... 2.730

ÉBÉNISTERIE N° 3
COMBINE RADIO-PHONO

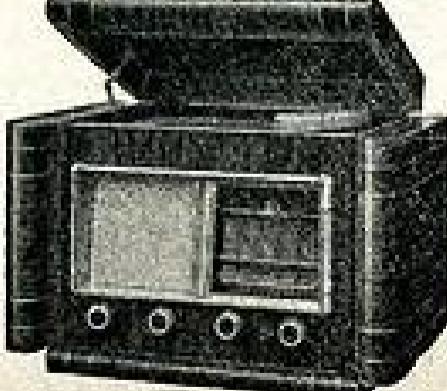

Boîte de noyer vernie au tampon avec dessus s'ouvrant.
Complète avec décor, cache, baffle, tissu posé et bou-
ton. Dim. : 500x330x270 mm.

L'ÉBÉNISTERIE COMPLÈTE 5.350

CONDENSATEURS

Modèle AU MIKKA 1.500 volts	
50 et 100 cm.....	8 150 et 200 cm.....
250 et 400 cm.....	12 300 cm.....

1.000 cm..... 17

Modèles spécialement traités au fil TROPICAL pour
récepteurs coloniaux. Suppl. de 6 fr. par cm.

CONDENSATEURS ÉLECTROCHIMIQUES

8 ml carton.....	70 8 ml alu.....	90
16 ml alu.....	120 3x8 ml.....	135
2x16ml alu.....	200 3x3 ml alu.....	200

TOUTS LES CONDENSATEURS COURANTS

et SPÉCIAUX EN STOCK GARANTIS UN AN

POTENTIOMÈTRES

BOBINÉS.....	3.15
GRAPHITE avec interrupteur.....	95
— grand modèle.....	140
— sans interrupteur.....	85

CONTACTEUR 1 galère..... 140

Soudure


à 40 % triple canal décapant.	
Le kilo.....	650 Par 5 kilos. Le kilo 575
La boîte de 500 gr. 375 Le mètre.....	25

FERS À SOUDER

1 ^{er} choix. Type PROFESSIONNEL GARANTIS UN AN.	
70 ou 100 watts - 110/130 volts.....	780
70 ou 100 watts 220 volts.....	860
Panne de recharge.....	150
Résistance de recharge.....	250

SOUS 24 HEURES... NOUS POUVONS VOUS FOURNIR

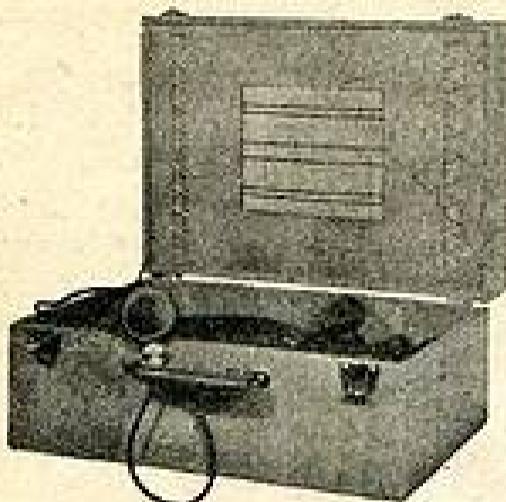AMPLIFICATEUR COMBINÉ
MICRO ET TOURNE-DISQUES
Référence EV50



Présenté en VALISE DE GRAND LUXE.

HAUT-PARLEUR DANS LE COUVERCLE

Dimensions : long. 480 x larg. 350 x haut. 350 %.

L'ENSEMBLE DES PIÈCES DÉTACHÉES..... 3.895

HAUT-PARLEUR 21 cm. « TICONAL »
inverse T21 P. V8 - AUDAX .. 1.781

TOURNE-DISQUES « COLLARO »
magnétique..... 6.500

LA VALISE, grainée CROCO, polyné
cair..... 6.250

LE MICROPHONE..... 1.600

GÉNÉRATEUR H.F.
DE DÉPANNAGE
et de PRÉCISION

(Plan de câblage et schémas CONTRE 50 FRANCS.)



Fonctionne sur courant alternatif.
Dim. : long. 380 x larg. 155 x haut. 230

Gammes couvertes :

100 KHZ à 33 MHZ.

Gamma M.F. étalée.

P.F. 400-1.000-3.000 ps.


ABSOLUMENT COMPLET en
PIÈCES DÉTACHÉES, y compris
le coffret en tôle givrée..... 11.453

EXPÉDITIONS IMMÉDIATES
CONTRE REMBOURSEMENT
EMBALLAGE SOIGNÉ



Dimensions : long. 620 x haut. 380 x
prof. 330 %.

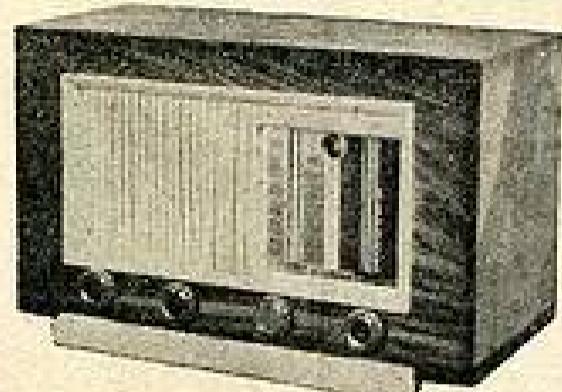Référence « E 538 »
5 LAMPES SÉRIE AMÉRICAINE ALTERNATIF



Dimensions : long. 440 x prof. 230 x haut. 280 %.

L'ENSEMBLE COMPLET DES PIÈCES DÉTACHÉES..... 5.612

LE HAUT-PARLEUR « AUDAX » T. A. 17B. 1.080


LE JEU DE 5 LAMPES (6E8-6M7-6H8-6V6-5Y3GB),

Prix..... 2.893

L'ÉBÉNISTERIE COMPLÈTE, grille posée. 2.165

AMPLIFICATEUR DE GUITARE

Référence A.G.50

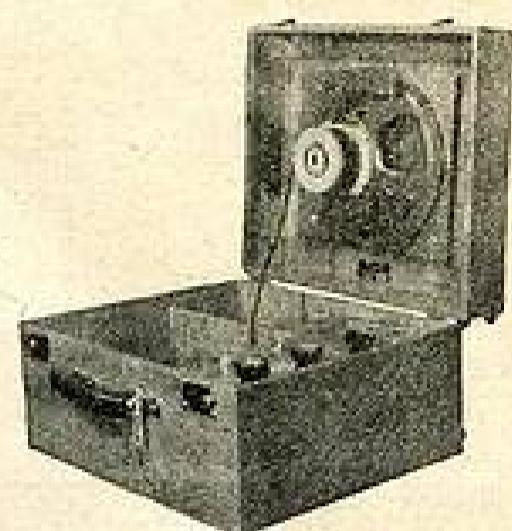

Présenté en VALISE, revêtement CROCO.

Dimensions : long. 410 x larg. 350 x haut. 240 %.

L'ENSEMBLE DES PIÈCES DÉTACHÉES..... 3.875

LE H.P. « AUDAX » 24 cm. 2.000


LE JEU DE 6 LAMPES « RIMLOCK »,

Prix..... 3.220

LE MICROPHONE GUITARE 1.810

La Valise, grainée, polyné cuir. 6.250

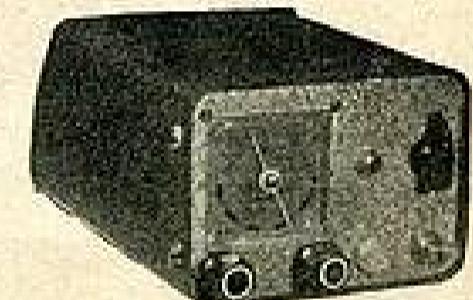RÉCEPTEUR AUTOMOBILE
SPÉCIALEMENT CONÇU
POUR 4 CV « RENAULT »
Description technique parue dans
« RADIO-CONSTRUCTEUR »,
n° 55-56.



5 LAMPES RIMLOCK, HAUT-PARLEUR 19 cm., 3 gammes d'ondes.
Alimentation H.L.T. par PULLMANN.

Encombrement : 16 x 14 x 10 cm.

Se SUBSTITUE À LA BOÎTE À GANTS
COFFRET tôle givrée gris, cinéma
pour le récepteur..... 950

TOUTES LES PIÈCES DÉTACHÉES, y compris châssis et platine or ou noir..... 7.840

LE JEU DE 5 LAMPES..... 2.784


LE H.P. 19 cm. extra-nat.. 1.410

LA COMMUTATRICE « PULLMANN »

Prix..... 8.420

Bons détaillés sur demande.

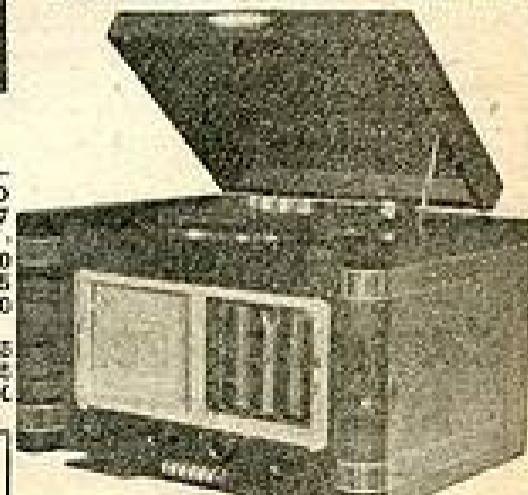DOCUMENTATION GÉNÉRALE
(SCHÉMAS - DEVIS et PRIX)
CONTRE 50 FRANCS



Dimensions : long. 500 x haut. 340 x prof. 330 %.

TELEVISEUR T. E. 49


DÉCRIT DANS « RADIO-CONSTRUCTEUR » de février et mars 1949.

DOCUMENTATION GÉNÉRALE (schémas, liste des pièces avec prix)

Valeur des éléments et méthode d'alignement contre 50 francs.

22 LAMPES - TUBES DE 31 cm. « PHILIPS »

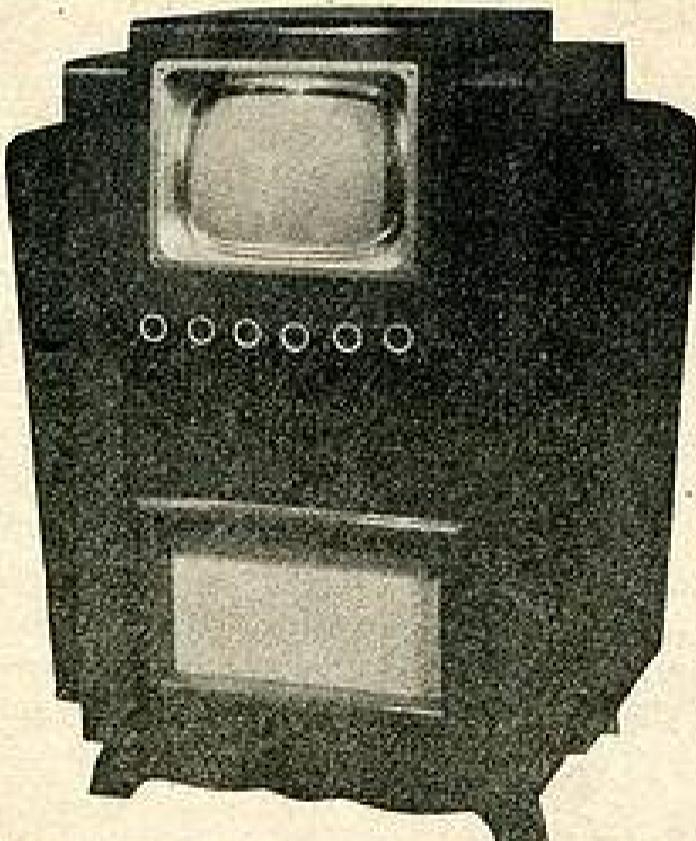RÉCEPTION ASSURÉE A 150 kilomètres de L'ÉMETTEUR



LE TÉLÉVISEUR EN ÉBÉNISTERIE, forme CONSOLE

Dimensions : haut. 1 m. 05 x larg. 0 m. 80 x prof. 0 m. 50.

Récepteur du TYPE SUPER, avec UNE ou DEUX HAUTES FRÉ-

QUENCES avant l'oscillateur.

ABSOLUMENT COMPLET, EN PIÈCES DÉTACHÉES. 67.607

Conditions habituelles de remise.

DÉMONSTRATIONS EN NOS MAGASINS AUX HEURES D'ÉMISSION

COMBINE RADIO-PHONO

Référence RPC50

L'ENSEMBLE DES PIÈCES DÉTACHÉES DU CHASSIS RADIO

(BPG40)..... 5.883

Le H.P. 21 cm. à excitation « MUSI-

CALPHA »..... 1.125

Le jeu de 6 lampes..... 3.217

Le tourne-disques « COLLARO »

magnétique..... 6.500

L'ÉBÉNISTERIE..... 8.350

LA GRILLE..... 515

LE MOTIF H.P. IVOIRE..... 180

COMBINE RADIO-PHONO

Référence C348

L'ENSEMBLE DES PIÈCES DÉTACHÉES DU CHASSIS RADIO

(A847)..... 4.767

Le H.P. 17 cm. « MUSICALPHA »

modèle lourd..... 1.060

Le jeu de 6 lampes..... 3.125

Le moteur et PU « Renette »..... 7.500

Un ensemble « COLLARO »

L'ÉBÉNISTERIE..... 8.275

LA GRILLE..... 315

LE MOTIF H.P. 180

NOUS AVONS À VOTRE DISPOSITION LE RECUEIL DES SCHÉMAS DE TOUS NOS RÉCEPTEURS EN PIÈCES DÉTACHÉES. NOUS NE FOURNISSENS LE PLAN DE CABLAGE que pour les modèles 959 - 759 - P638 - M2G QL - A530 - STERNE 50 POSTE DE FERME - POSTE CAMPING B.V.16 - POSTE AUTO

9, Bd Rochechouart, Paris-9^e.
— Téléphone : TRUdaine 91-23. —

ETHERLUX-RADIO

TOUS NOS ENSEMBLES SONT LIVRÉS AVEC NOUVEAU CADRAN • PLAN DE COPENHAGUE •

9, Bd Rochechouart Paris-9^e.
— Téléphone : TRUdaine 91-23. —

PROFITEZ DE NOTRE NOUVELLE INSTALLATION!

TOUT NOTRE MATERIEL, NEUF, DES GRANDES MARQUES, ne provenant ni de stock, ni de fin de série, VOUS DONNERA TOUJOURS ENTIERE SATISFACTION



VENEZ NOUS RENDRE VISITE!

DES CENTAINES DE LETTRES ELOGIEUSES vous prouveront la qualité de nos montages fournis sous forme D'ENSEMBLES PRÉTS A CABLER et pouvant être ACQUIS PIÈCE PAR PIÈCE

BOBINAGES

marque « OREGON »
Type « POUSET » pour poste PYGMÉE ou MOYEN.
3 gammes d'ondes NORMALISÉES pour CV 2 x 0.490. 3 modèles :
Série « R » (tubes 6E8 ou ECH42 et UC142).
Série « M » (tubes 6E8 ou 12BE6).
Série « P » (tube 1RE (antenne seulement).
Encombrement du bloc : Larg. 58 x prof. 54 x haut. 34 mm. 6 réglages. 3 ou 4 positions.
LE BOBINAGE (R, M ou P)..... 573

Type « CADET » pour poste MOYEN et GRAND MODÈLE. Un des meilleurs blocs existant actuellement sur le marché. Existe, comme le bloc ci-dessus pour les lampes type R et M. Modèle SODI-BLINDÉ pour C.V. 2 x 0.490.

3 gammes d'ondes (OC-PO-CO). Encombrement largeur 63 x profondeur 68 x hauteur 35 mm. 9 réglages + ajustables du C.V. 966

Type « 4G2 » pour postes GRAND MODÈLE. 4 gammes d'ondes pour C.V. fractionné 2 x 130 x 300. OCI de 13,10 à 28,30 mètres.

OC2 de 28,10 à 50,80 mètres.

PO de 167,50 à 577 mètres.

GO de 1.100 à 2.000 mètres.

Communication P. U. Dimensions : largeur 115 x profondeur 105 x hauteur 65 mm. Convient pour lampes 6E8 et ECH42. 10 réglages par noyaux et trimmers... 1.281

UNE NOUVEAUTÉ INTÉRESSANTE...

Type « B49 n. OC PO CO standard + 1 BANDE ÉTALEE de 47 à 90 mètres, ce qui permet d'éviter SUR TOUT LE CADRAN les stations de la BANDE DES 50 MÈTRES et en rend la RECEPTION et les REGLAGES TRÈS FACILES.

Convient pour lampes 6E8 ou ECH42. CV 2 x 0.49. REGLAGERS. Dimensions : larg. 60 x prof. 85 x haut. 50 mm..... 1.053

EN STOCK : Glace type « COPENHAGUE » pour ce bobinage.

POUR CHACUN DE CES BOBINAGES
LE JEU DE 6 LAMPES..... 537

Marque « OMEGA ».

Type « HELIOS » 4 gammes d'ondes (2 OC PO CO). Malgré ses 2 BANDES OC ÉTALEES, ce bobinage fonctionne avec C.V. NON FRACTIONNÉ 2 x 0.49. Entièrement blindé. 16 réglages. Communication P.U. Dimensions : Larg. 75 x prof. 115 x haut. 37 mm..... 1.535

LE JEU DE MF « ISOPOT »..... 571

TOUS LES AUTRES TYPES « OMEGA » EN STOCK

VOUS TROUVEREZ EN NOS MAGASINS
TOUTES LES AUTRES MARQUES :
SUPERSONIC • ARTEX • OPTALIX, etc... etc.

TRANSFORMATEURS

Qualité RIGoureusement GARANTIE.
UN APERÇU DE QUELQUES PRIX :

50 milli 300 volts.....	827
65 milli 300 volts.....	950
100 milli 300 volts.....	1.145
130 milli 300 volts.....	1.493
75 milli 350 volts.....	966

SELFS DE FILTRAGE

Modèle pour TOUS COURANTS..... 168
Modèle pour ALTERNATIF 500 ohms..... 240

SURVOLTEUR-DÉVOLTEUR
110-220 V. PRIX EXCEPTIONNEL. 1.490

TOUTES LES PIÈCES
DETACHEES EN STOCK
DES PLUS GRANDES MARQUES
RIGUREUSEMENT GARANTIES
REMISE AUX PROFESSIONNELS


OMNIUM COMMERCIAL
D'ÉLECTRICITÉ ET DE RADIO
CORRESPONDANCE
94, rue d'Hauteville, PARIS-X^e

Téléphone : PROvence 28-31
EXPDITION FRANCE ET UNION FRANÇAISE
C. C. P. PARIS 658-42

DEUX GRANDES RÉALISATIONS DE LA SAISON 1950

"LE COMPÉTITION 50"

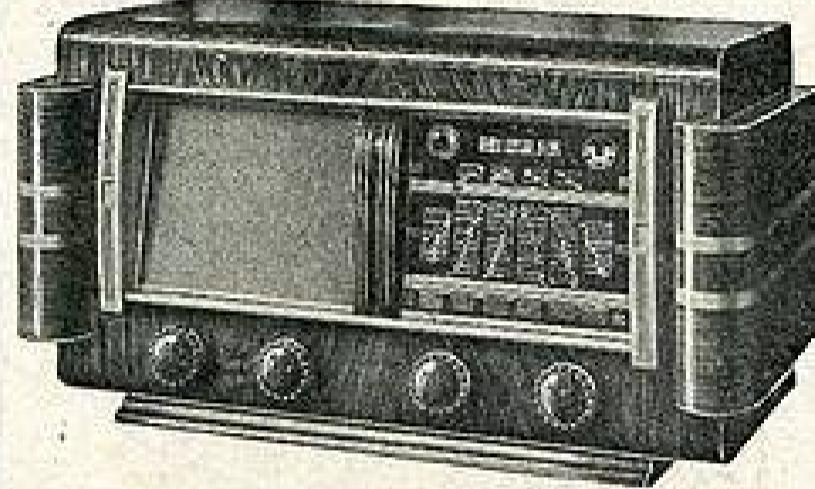DESCRIPTION PARUE DANS « RADIO-PLANS » N° 29, MARS 1950



SUPER ALTERNATIF 6 LAMPES AMÉRICAINES. Bloc accord oscillateur, 4 gammes d'ondes, nouveau standard (2 gammes OC-PO-CO). CADRAN A VOLANT CYROSCOPIQUE, nouvelle glace MIROR. MISE A JOUR (PLAN DE COPENHAGUE). visibilité 180 x 150 mm.

Grosse SENSIBILITÉ et SELECTIVITÉ possédée. 3 POTENTIOMÈTRES, l'un agissant sur les GRAVES et l'autre sur les AIGUS, permettant une MUSICALITÉ NON ENCORE ÉGALÉE POUR UN RÉCEPTEUR à LAMPES.

HAUT-PARLEUR 21 cm. excitateur, à bobine spéciale assurant une EXCELLENTE QUALITÉ DE REPRODUCTION avec ABSENCE TOTALE DE RONFLLEMENTS.

Présenté en EBÉNISTERIE DE HAUT LUXE, ronce de noyer verni au tampon avec colonnes et marqueterie, dimensions 590 x 290 x 270 mm.

LE CHASSIS, PRÉT A CABLER, montage mécanique entièrement EFFEC-TUÉ et accompagné de TOUT LE MATERIEL DIVERS (résistances, condensateurs, fils, câbles, soudure, etc.). 6.260

LE HAUT-PARLEUR 21 cm. 1.800 ohms 2.000..... 1.105

LE JEU DE 6 LAMPES (6E8-6MT-6C1-6V6-5Y3CB-5AFT)..... 3.125


L'EBÉNISTERIE COMPLÈTE (gravure ci-dessus)..... 4.069

LE MÊME MONTAGE, en EBÉNISTERIE PLUS SOBRE, modèle à petites colonnes..... 13.640

LE RÉCEPTEUR DE GRANDE CLASSE...
A LA PORTÉE DE TOUTES LES BOURSES

"LE POPULAIRE 50"

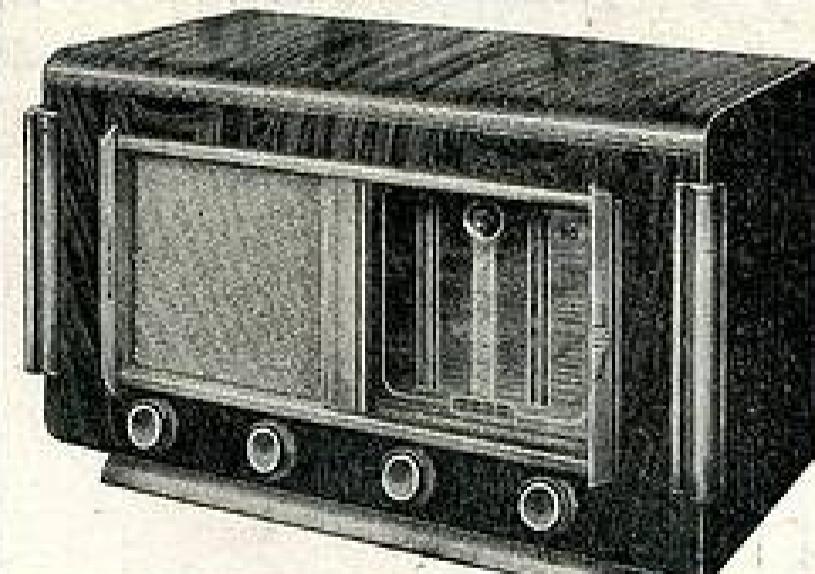DESCRIPTION PARUE DANS « RADIO-PLANS » N° 30, AVRIL 1950



RÉCEPTEUR CHARGEUR DE FRÉQUENCE ALTERNATIF, 5 LAMPES « RIMLOCK ». 3 gammes d'ondes (OC-PO-CO). CADRAN visible 140 x 140 mm. Aiguille déplacement horizontal. NOUVELLE GLACE MIROR (PLAN DE COPENHAGUE). HAUT-PARLEUR 17 cm. excitateur. BOBINAGE assure L'ABSENCE DE RONFLLEMENT. Transfo de sortie modèle 21 cm. Connexion des vocalités par potentiomètre.

LE CHASSIS PRÉT A CABLER, montage mécanique entièrement EFFEC-TUÉ et accompagné de TOUT LE MATERIEL DIVERS (résistances, condensateurs, fils, câbles, soudure, etc.). 4.674

LE JEU DE 5 LAMPES (ECH42-5AF42-EL41-6Z40-EM4)..... 2.555

LE HAUT-PARLEUR 17 cm. 1.800 ohms. 2.700..... 975

L'EBÉNISTERIE ci-dessus, ronce de noyer verni au tampon, à petites colonnes, dim. : 470 x 290 x 240 mm. COMPLÈTE..... 2.482

LE MÊME MONTAGE, en EBÉNISTERIE DE LUXE, dimensions 480 x 290 x 250 mm., modèle à GROSSES COLONNES avec MARQUETERIE.

LE RÉCEPTEUR COMPLET..... 11.482

HAUT-PARLEURS

Quelques prix :

« MUSICALPHA »

17 cm. 1.800 ohms, bobine ANTI-RONFLEUR, transfo GRAND MODÈLE, type 21 cm..	960
21 cm. ANTI-RONFLEUR, gros transfo.....	1.053
24 cm. 12 ou 1.800 ohms, bobine ANTI-RONFLEUR TRANSFO GÉANT.....	1.650
17 cm. « TRONAL », gros transfo.....	1.053

« GEGO »

21 cm. AIMANT PERMANENT, grosse colonne, 8.500 gauss.....	1.335
24 cm. 12 WATTS, aimant permanent, membrane exponentielle, SANS TRANSFO.....	2.250
LE TRANSFO GÉANT.....	658

TOUTES LES AUTRES GRANDES MARQUES
TOUS LES DIAMÈTRES EN STOCK

ENSEMBLES TOURNE-DISQUES

ENSEMBLE PICK-UP, monté SUR PLATINE, départ et arrêt AUTOMATIQUES. Fonctionne sur courant alternatif 110 ou 220 volta. Platines velours de 30 cm. 2 COULEURS AU CHOIX : MARRON ou IVOIRE. Article recommandé..... 7.500

BRAS MAGNÉTIQUE, supra-léger, forme aérodynamique..... 1.425

ATTENTION !

AGUILLE SAPPHIR POUR PICK-UP, permet plus de 3.000 AUDITIONS sans AUCUNE LESION DES DISQUES.

2 modèles : STANDARD et type PATHÉ-MARXON. L'aiguille, sous SACHET CELLOPHANE.. 200

CONDENSATEURS DE FILTRAGE

DES CONDENSATEURS QUI TIENNENT :

50 MF carton.....	90	8+8.....	204
50 MF alu.....	110	12+8.....	230
8 MF carton.....	106	16+8.....	257
8 MF alu.....	132	16 MF.....	185

OUTILLAGE RADIO

FER A SOUDER « ACER » garant 1W 1A, 75 watts, toutes tensions..... 775

100 WATTS, toutes tensions..... 850

PINCE COURANTE DE CÔTÉ, 1/2 130 mm..... 320

PINCE PLATE LONGUE..... 333

CISAILLES..... 690

TOURNEVIS A PADDING..... 99

ÉBÉNISTERIES SPÉCIALES

Modèle pour HAUT-PARLEUR SUPPLÉMENTAIRE, entièrement en CHÊNE MASSIF VERNI. Convient pour H. P. Diamètres 17 ou 22 cm. 600

MATÉRIEL POUR AMPLIS

TRANSFO LISSON PLAQUE à 2 GRILLES, 10 et 15 watts. 1.350 30 et 50 watts. 1.575

TRANSFO DE SORTIE, impedimente 2-4-8-16 et 400 ohms. 16 watts 1.375 25 watt 1.675

SO watts..... 2.775

SELF DE FILTRAGE AMPLI. 12 w. 30 henrys. 967 25 w. 50 henrys. 1.146

MICROPHONES

CRISTAL A MRAIN, forme plate..... 1.370

GEGO dynamique, basse impédance..... 6.522

GEGO dynamique, haute impédance..... 7.656

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL

15 MONTAGES, SCHÉMAS, DEVIS,
PRIX PIÈCES DÉTACHÉES, etc... etc...
(Envoi contre 50 francs pour frais.)

OMNIUM COMMERCIAL
D'ÉLECTRICITÉ ET DE RADIO

MAGASIN DE VENTE

42 bis, rue de Chabrol, PARIS-X^e

Métro : POISSONNIÈRE

A TROIS MINUTES DES GARES DU NORD
ET DE L'EST

PARAIT LE PREMIER DE CHAQUE MOIS

RADIO-PLANS


la revue du véritable amateur sans-filiste

ABONNEMENTS :
Un an 400 fr.
Six mois 210 fr.
Étranger, 1 an 530 fr.
C. C. Postal : 259-10

DIRECTION-ADMINISTRATION
ABONNEMENTS
43, r. de Dunkerque,
PARIS-X^e. Tél. : TRU 09-92


PUBLICITÉ : J. BONNANGE, 62, RUE VIOLET, PARIS-XV^e. — TÉL. : VAUGIRARD 16-60

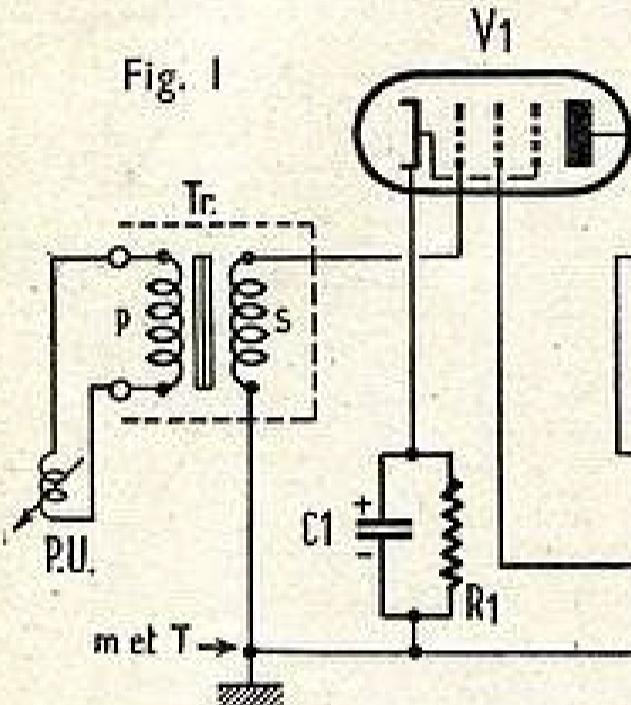pour écouter sur un récepteur radio
un disque passant dans une autre pièce



Un radio-pick-up

par R. TABARD

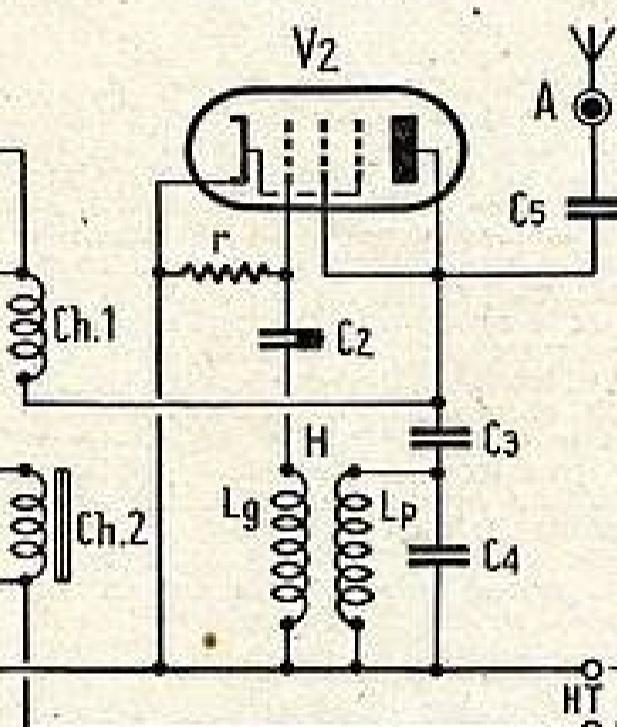

La solution proposée est la suivante : On dispose d'un pick-up que l'on utilise pour moduler une hétérodyne à faible puissance.

Celle-ci, complétée par une antenne miniature, se comporte comme un émetteur à faible rayon d'action.

Il est possible ainsi de passer un disque dans une pièce d'un appartement et d'entendre dans une autre pièce sur un récepteur de radio.

Il suffit d'accorder celui-ci sur la fréquence de l'hétérodyne. La fréquence d'hétérodyne doit être choisie de manière à ne pas coïncider avec la fréquence d'une émission, ceci pour éviter un brouillage éventuel.

En bref, on réalise une émission radio-phonique en vase clos, ce qui présente par ailleurs un intérêt expérimental certain.

Construction du modulateur local.

La figure 1 ci-dessus montre le schéma à utiliser.

Un pick-up PU attaque la première grille d'une pentode UF41 qui fonctionne en amplificateur BF.

La tension fournie par le pick-up apparaît aux bornes de la self de choc BF : ch2.


Cette tension BF est appliquée sur la plaque de la lampe oscillatrice V2 à travers la bobine de choc HF : ch1.

Il est à remarquer que la self de choc ch1 s'oppose au passage de la HF dans le sens plaque de V2 vers plaque de V1, alors qu'elle laisse passer sans difficulté la BF comme déjà vu.

C'est là la disposition de la modulation Heising utilisée normalement en émission.

La lampe V2 est montée en oscillatrice à plaque accordée de la façon habituelle. Une antenne qui peut être un brin de fil quelconque est reliée à la plaque de la lampe V2.

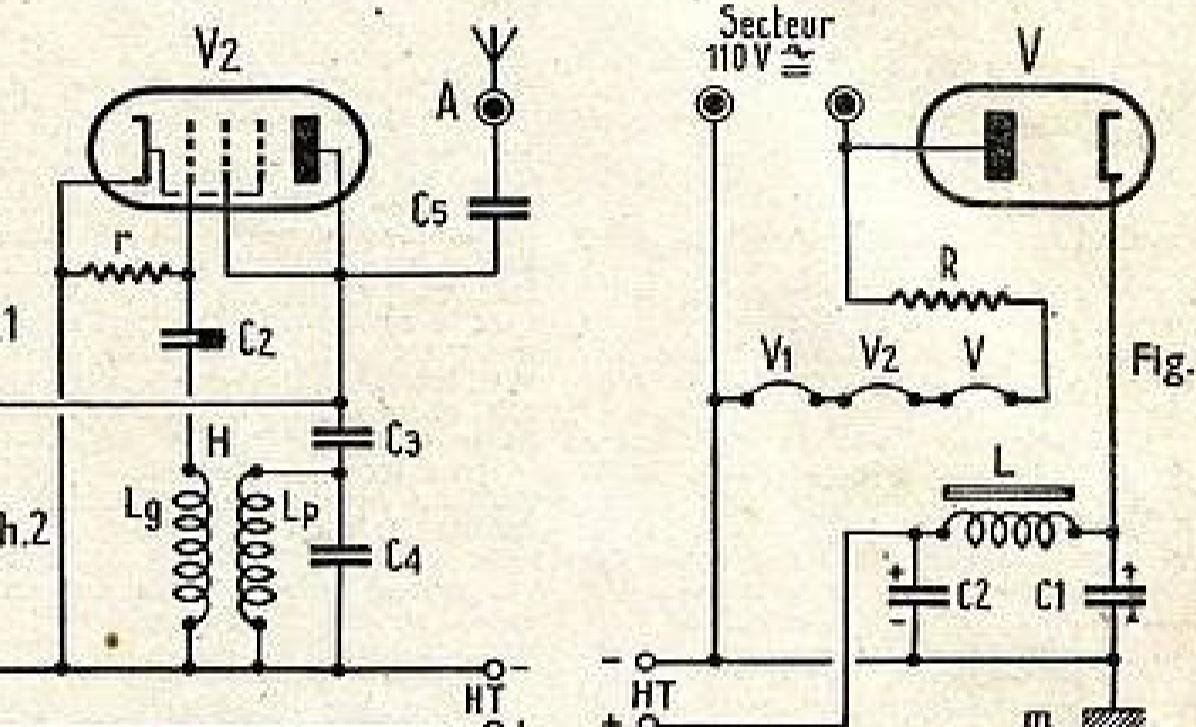En l'absence de modulation (pick-up au repos) l'oscillatrice V2 fournit une onde entretenue pure (porteuse).



Redressement d'une seule alternance à l'aide d'une valve V monoplaque du type UY42.

La lampe oscillatrice V2 est encadrée par V et V1.

Lampes utilisées.

La figure 3 en a et b donne les brochages des lampes UF41 et valve UY42.

Les caractéristiques d'utilisation sont : UF41 : chauffage sous 12,6 V et 0,1 A. UY : chauffage sous 31 V et 0,1 A.

Circuit de chauffage.

Il faut, figure 2, une résistance R telle que : $\frac{110 - 56,2}{0,1} = \frac{53,8}{0,1} = 538 \Omega$

On prendra pratiquement 540 Ω . Cette résistance doit pouvoir dissiper :

$$P = 56,2 \times 0,1 = 5,38 \text{ W.}$$

On prendra pratiquement 6 W.

Simplifications possibles.

Etant donné le faible débit demandé, la self de filtrage L (fig. 2) peut être remplacée par une résistance de 1.000 Ω pouvant dissiper 0,5 W.

La self de choc BF notée ch2 (fig. 1) peut être remplacée par une résistance de valeur à déterminer (de 50.000 à 100.000 Ω).

Valeurs à utiliser.

Le pick-up utilisé est supposé à basse impédance, cas dans lequel il faut se servir d'un transformateur de couplage Tr.

Dans le cas d'un pick-up à haute impédance, la liaison peut être faite en direct.


Les autres valeurs sont :

$$R \text{ de cathode} = 200 \Omega.$$

$$r \text{ Résistance de fuite de grille} = 25.000 \Omega.$$

Capacités.

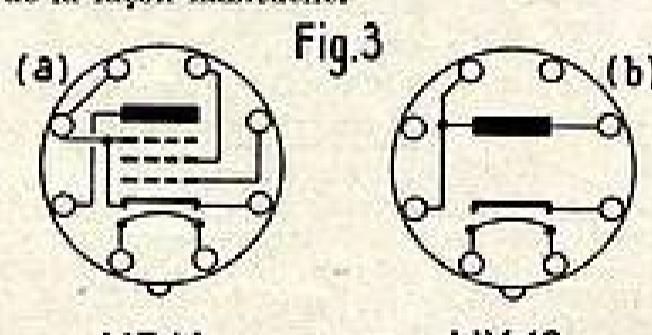C1 et C2 de filtrage : électrochimiques de 8 ou 16 μF .



SOMMAIRE du numéro 31 de mai :

Un Radio-pick-up	11
Le ZODI FILE IV	12
Un mode de déphasage peu connu	13
Le TV 30	14
Amplificateur économique	17
Ce qu'il faut savoir pour la meilleure utilisation des tubes Simetrons	22
Reception à bord des autos	28
Le 3.175 AT	29
Un circuit expander contre-distorsion	31
Pour l'isolation des bobinages	32
L'élimination des parasites	33
Montage des pick-up	35
Le courrier de Radio-plans	36



LE ZOÉ PILE IV

(Voir le début de cette étude sur la planche dépliable.)

La cosse 10 est connectée à la cosse 4 du support de la 1S5. La cosse 11 est réunie à la cosse i du second transformateur MF. La cosse 12 est reliée à la cosse 5 du support de la 1S5. La cosse 14 est réunie à la cosse 4 du support de la 3S4. La cosse 15 est réunie à la cosse 3 du support de la 3S4. Sur la cosse 16, on soudé le pôle négatif d'un condensateur de 10 μ F. Le pôle positif de cette capacité est soudé à la masse.

La cosse HT du bloc d'accord est connectée à la cosse 1 de la barrette ; sur cette cosse HT, on soudé le fil positif du condensateur de 50 μ F. Entre les cosses 1 et k du transformateur de haut-parleur, on soudé un condensateur de 2.000 cm.

Poser des dispositifs de branchement des piles.

Le branchement de la pile de haute tension se fait à l'aide d'une plaquette à deux pressions. Une pression est en saillie, elle correspond au pôle négatif de la pile, l'autre est en creux et correspond au pôle positif. Cette plaquette est reliée au montage par un cordon à deux fils. Le fil beige est soudé d'une part sur la pression en saillie et d'autre part sur la cosse 16 de la barrette à résistances. Le fil rouge est soudé sur la pression creuse et sur la cosse k du transformateur de haut-parleur.

Les piles torches de 1,5 V sont contenues dans un boîtier (voir fig. 4). Ce boîtier est relié au montage par un cordon à trois fils. Le fil noir est soudé à une de

cette extrémités sur la masse du boîtier et à son autre extrémité sur la cosse restée libre de l'interrupteur. Le fil bleu est soudé d'une part sur la cosse q du boîtier et sur la cosse n du relais A. Le fil gris est soudé sur la cosse r du boîtier et sur la cosse o du relais A.

Poser et branchement du haut-parleur.

Le haut-parleur qui doit être du type à moteur inversé, de manière à être aussi plat que possible est fixé à l'aide de vis à bois dans la mallette. Il doit être placé de telle façon qu'il ne gène pas l'introduction du châssis dans la mallette. Une des cosses de la bobine mobile est reliée par un fil souple à la cosse m du transformateur de haut-parleur et l'autre cosse de la bobine mobile à la cosse j du transformateur.

A ce moment, le montage est pratiquement terminé, on procède alors à une vérification soigneuse du câblage. Après cela, on peut passer aux essais et à la mise au point.

Il ne serait pas possible de faire cette mise au point, le châssis étant dans la mallette, car on ne pourrait atteindre les noyaux du bloc d'accord. Il faut donc provisoirement relier le cadre qui est bobiné autour de la mallette et dont les fils sortent sur un petit relais vissé sur un côté de cette mallette aux cosses a et b du relais B.

On branche la batterie de pile HT et on met les piles torches dans le boîtier.

Si l'appareil a été monté sans erreur et suivant la disposition que nous venons d'indiquer il doit fonctionner immédiatement. L'alignement se fait de la manière habituelle. On commence par régler les transformateurs MF sur 472 Kcl, puis on règle les trimmers du condensateur variable sur 1.400 Kcl. Le poste étant en position PO. Pour chaque gamme, on règle les noyaux du bloc d'accord.

Enfin, on règle la self d'appoint sur la gamme GO de manière à avoir le maximum de puissance d'audition.

Mise en place du châssis dans la mallette.

Pour mettre le châssis dans la mallette, on couche celle-ci sur sa face avant. On introduit le châssis de manière à ce que les axes de commande du CV et du potentiomètre passent par les trous du cadran en celluloid. On glisse ensuite la planchette support du châssis dans les rainures existant à l'intérieur de la mallette. On peut alors boulonner le châssis sur cette planchette. Afin d'atteindre commodément la vis avec le tournevis, il a été prévu un trou dans la base de la mallette. On monte les boutons sur les axes du condensateur variable et du potentiomètre. Sur l'axe du bloc d'accord, on introduit un prolongateur qui peut être serré facilement en passant le tournevis par le trou prévu dans la face arrière du châssis. Sur ce prolongateur, on a soin de placer au préalable le bouton flèche.

Il ne reste plus qu'à relier définitivement par deux connexions courtes les extrémités du cadre aux cosses a et b du relais B et à placer les batteries sous la planchette pour que notre appareil soit prêt à entrer en utilisation.

DE LA VRAIE MUSIQUE

LE SUPER « ZOÉ-PILE IV » n'est pas atomique, il est Français et pacifique, comme son illustre nom l'indique. Il va procurer beaucoup de joie chez vous, dans votre jardin et vos déplacements, pendant vos vacances et partout il sera votre gai et fidèle compagnon. Sa présentation luxueuse et ses extraordinaires performances sa qualité étonneront sûrement vos amis.

SON FRÈRE LE « ZOÉ-MIXTE V »

pour pile et secteur :
En pièces détachées : 12.690 fr.
En ordre de marche : 17.450 fr.
(A paraître dans le H. P. le 2 mai.) Schéma sur demande.

COLONIES



'SOCIÉTÉ RECTA' : 37, av. Ledru-Rollin, Paris (XII^e). — Tél. : Diderot 84-14. — Fournisseur des P.T.T. et de la S.N.C.F. — C.C.P. 6963-99

RECTA

EST FIER DE VOUS PRÉSENTER SA DERNIÈRE RÉALISATION
LE SPLENDIDE SUPER

ZOÉ PILE IV

SUPER 4 LAMPES PO - GO - OC
Le vrai poste de luxe : puissant et musical.

DEVIS :

Mallette luxe gainée peau véritable (rouge, marron, vert, bleu) contenant : cadre HF calibré et incorporé, rhodoid gravé pr cadran, grille de HP de luxe, fermeture à ressort av. loqueteau nickelé, orillet sortie d'antenne, séparation pr piles, courroie extensible et démontable. (dim. mallette : 27 x 10 x 20) et visibilité cadran : 10 x 5.....

Monture du châssis comprenant le cadre métal., axe spécial d'entrainement, tambour de CV, table, poulies ressort, berceau de piles, aiguille..... 1.350 CV 2 x 49 miniature..... 425 Bloc PO. GO. OC. « POUSSY SPEC. » miniat. calibré + 2 MF (SFB)..... 1.445 Potentiomètre 0,5 A.I..... 100

Mallette et pièces détachées séparément..... PRIX EXCEPTIONNEL MALLETTÉ COMPLÈTE..... CONFECTION DE LA BARRETTE SPÉCIALE POUR MON-

TAGE RAPIDE. (L'achat de cette dernière est facultatif) 300 ÉQUIPEMENT DE LA MALLETTÉ :

JEU DE TUBES : IR5, IT4, ISS, 3S4..... 2.430 H. P. 12 cm. A. P. Ticonal, moteur inversé, grande marque.. 1.090 PILE 103 v. 460 à 650 (selon dispon.) 2 piles lv. 4 84 Le jeu. 544

PEUT ÊTRE LIVRÉ TOUT CABLÉ

En ordre de marche : 13.900 fr. + jeu de piles : 544 fr. Poids : 3 k 300. Frais d'envoi : emball. : 200 + frais port (Métrop.) 250 + taxes 2,62 %

CES PRIX SONT COMMUNIQUÉS SOUS RÉSERVE DE RECTIFICATIONS, ET TAXES EN SUS

DANS UN COFFRET ÉLÉGANT

LE SUPER ZOÉ-PILE IV avec sa superbe mallette à couvercle automatique et rabattable, fonctionne même fermé. Sa courroie est démontable et indépendante puisque le cadre calibré est incorporé dans la mallette dont la partie mécanique est déjà effectuée. —

Avec la « Barrette Précâblée » qui comporte la majorité des résistances et des condensateurs. On peut dire : « C'est le plus facile des montages existants. »

SON FRÈRE LE « ZOÉ-MIXTE V »

pour pile et secteur :
En pièces détachées : 12.690 fr.
En ordre de marche : 17.450 fr.
(A paraître dans le H. P. le 2 mai.) Schéma sur demande.

EXPORTATION



Note. — Nous avons indiqué dans le cours de cet article le montage d'une bobine additionnelle servant à augmenter la self du cadre dans la position G.O. Nous signalons que pour des raisons de simplification du câblage, on aura tout intérêt à utiliser un bloc comportant cette bobine additionnelle incorporée. Dans ce cas, la self d'appoint est évidemment supprimée et les fils du cadre sont réunis aux cosses violette et jaune du bloc par l'intermédiaire du relais B.

A. BARAT.

LISTE DU MATERIEL

- 1 châssis selon figure 4.
 - 1 condensateur variable $2 \times 0,46 \mu\text{F}$ avec son cadran.
 - 1 jeu de bobinage comprenant un bloc, trois gammes miniature et deux transformateurs MF 472 Kcl miniature.
 - 1 potentiomètre interrupteur $0,5 \text{ M}\Omega$.
 - 1 haut-parleur à moteur renversé de 12 cm, impédance de la bobine mobile $2,5 \Omega$.
 - 1 transformateur d'adaptation de haut-parleur 5.000Ω .
 - 1 bobine d'appoint.
 - 1 condensateur électrochimique $50 \mu\text{F}$ 150 V.
 - 1 jeu de lampes 1R5, 1T4, 1S5, 3S4.
 - 4 supports de lampes miniature.
 - 1 plaquette antenne.
 - 1 barrette à 17 cosses.
 - 1 relais à 6 cosses.
 - 1 relais à 3 cosses.
 - 1 mallette avec cadre incorporé.
 - Vis écrous cosses.
 - 1 prolongateur d'axe.
 - 3 boutons dont une flèche.
 - 1 boîtier pour piles 1 V 5.
 - 1 plaque de branchement pour pile HT.
 - 2 piles torches, 1 pile HT.
 - Fil de câblage, fil de masse cordon deux conducteurs, cordon trois conducteurs.
- Résistances :
- 1 $10 \text{ M}\Omega$, $3,3 \text{ M}\Omega$, $1,0,5 \text{ M}\Omega$, $1 \text{ 100.000 } \Omega$, $1 \text{ 50.000 } \Omega$.
 - 1 20.000Ω , $1 \text{ 10.000 } \Omega$, $1 \text{ 300 } \Omega$, 100Ω .
- Condensateurs :
- 1 $10 \mu\text{F}$ 50 V, 4 50.000 cm .
 - 3 2.000 cm .
 - 1 200 cm mica.
 - 1 100 cm —
 - 1 50 cm —

Un mode de déphasage peu connu LE DÉPHASAGE PAR DOUBLE DIODE

Le montage que nous décrivons est dérivé du doubleur de tension indiqué autrefois par Marius Latour.

Par ailleurs l'idée d'utiliser un doubleur comme déphaseur est due à C. Orval.

Le montage a pu être réalisé avec des détecteurs à cristal puis avec des redresseurs oxymétal.

Toutefois la solution pratique a été donnée par l'emploi des lampes doubles diodes à cathodes séparées que nous possérons aujourd'hui.

La figure 1 suivante montre le schéma de principe correspondant.

Deux détecteurs D1 et D2 sont montés en opposition, c'est-à-dire qu'ils se laissent traverser par le courant dans le sens indiqué par les flèches.

Il est facile de voir que les résistances de charge R1 et R2 sont naturellement traversées par des courants détectés circulant en sens inverse.

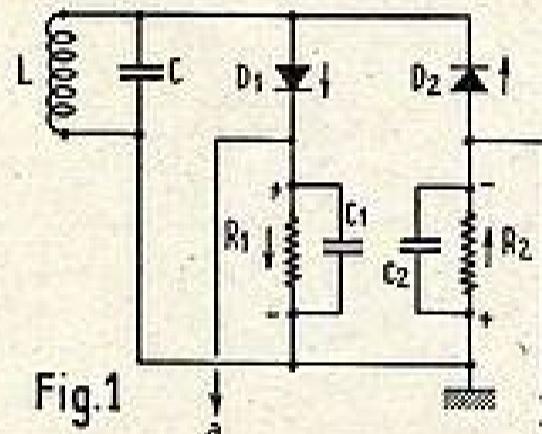


Fig.1

Par suite, deux prises faites en a et b donneront des tensions BF en opposition, ce qui réalise le déphasage.

Les sorties a et b doivent alors être reliées aux grilles des lampes de l'étage push-pull qui se trouvent ainsi attaquées en opposition.

Construction pratique.

Les détecteurs D1 et D2 sont en pratique remplacés par des diodes à cathodes séparées ou mieux par une double diode.

La figure 2 montre le montage proposé par J.-E. Anderson (Radio World) et utilisant une double diode 6H6. Le dessin joint au schéma montre le brochage de cette lampe, qui nous le rappelons, est chauffée sous 6,3 volts et 0,3 ampère.

Les deux résistances de charge R1 et R2 ont la même valeur de $0,5 \text{ mégohm}$. De même on a C1 et C2 valant 100 centimètres.

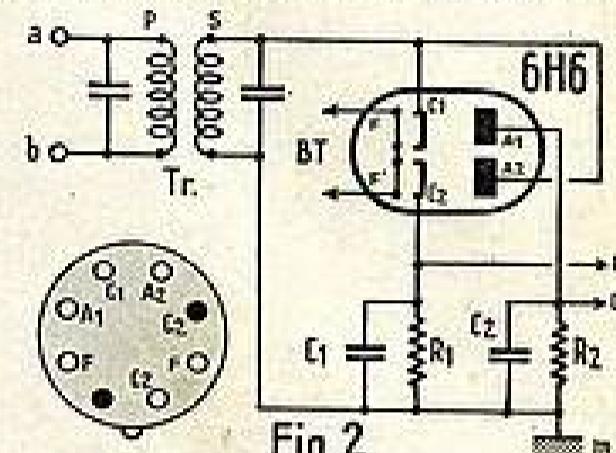


Fig.2

L'égalité de C1 et C2 suppose des capacités internes C1, A1 et C2, A2 de la lampe, égales, ce qui n'est pas toujours le cas.

Il suffit alors de retoucher légèrement la valeur des capacités C1 et C2 (on peut accroître la capacité d'un condensateur d'une faible valeur en branchant en parallèle sur celui-ci une courte longueur de fil torsadé).

Pour l'usage, le signal HF (ou MF) est appliquée en a b, la tension détectée se retrouve en c d et en opposition de phase comme déjà vu.

Comme les points c et d communiquent avec la masse m à travers les résistances de charge R1, R2, il est possible de relier directement les grilles des deux lampes de l'étage push-pull aux points b et c.

Egalisation des tensions appliquées aux grilles.

Les résistances R1 et R2 peuvent être remplacées par deux potentiomètres de même valeur ce qui rend l'équilibrage du push-pull extrêmement facile à réaliser.

R. T.

même nombre de tours, mais prévoir l'épaisseur de l'empilage des tôles, 1,7 fois plus grande; cette solution est généralement préférable, car elle permet de ne pas modifier le perçage du châssis.

Dans ces récepteurs où la tension anodique est suffisamment élevée, on peut sans inconvénient adjoindre une cellule de filtrage supplémentaire devant la cellule habituelle, en ajoutant, comme le représente la figure ci-contre, un condensateur électrolytique de $16 \mu\text{F}$ et une bobine d'inductance de quelques henrys.

Cette bobine peut facilement être réalisée en prenant un circuit magnétique de transformateur de sortie sur lequel on bobinera autant de fil qu'il sera possible d'en loger. Les tôles ne devront pas être enchevêtrées, il conviendra au contraire de laisser un entrefer de 0,1 mm. Pour le bobinage, on utilisera du fil de cuivre émaillé, de 20/100 de diamètre pour un récepteur quatre lampes ou de 25/100 pour un récepteur cinq à six lampes.

Pour terminer, nous ferons remarquer que si, au contraire, un récepteur est prévu pour 25 c/s, il fonctionnera parfaitement et sans aucune modification sur un réseau 50 c/s.

M.A.D.

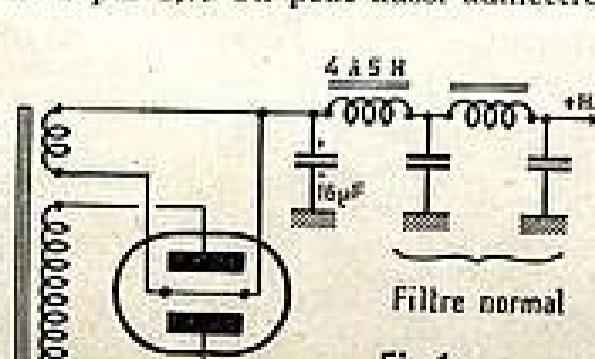


Fig.1

MODIFICATION D'UN RÉCEPTEUR POUR LE FAIRE FONCTIONNER SUR UN RÉSEAU 25 c/s

Quelques régions ont l'ennui de posséder des distributions d'énergie électrique en courant alternatif 25 c/s et le problème suivant peut se poser : quelle modification apporter à un récepteur fonctionnant sur réseau 50 c/s, pour l'adapter au 25 c/s ?

1. Cas d'un récepteur tous courants.

Celui-ci fonctionne, par principe, sans inconvénient sur un secteur 25 c/s. Cependant, plus le nombre de périodes d'un courant alternatif est petit, plus un filtrage parfait est difficile à obtenir. Avec un tous courants il est difficile d'ajouter une cellule supplémentaire, afin de ne pas augmenter la chute de tension et réduire la tension anodique déjà peu élevée ; il ne reste donc que la ressource d'accroître les capacités d'entrée et de sortie de la cellule normale.

2. Cas d'un récepteur pour courant alternatif.

Le problème devient plus compliqué, car ces récepteurs comportent un trans-


Voir le début de cette étude
dans le précédent numéro.

La TÉLÉVISION de A à Z

LE TV30

par

R.-L. HENRI

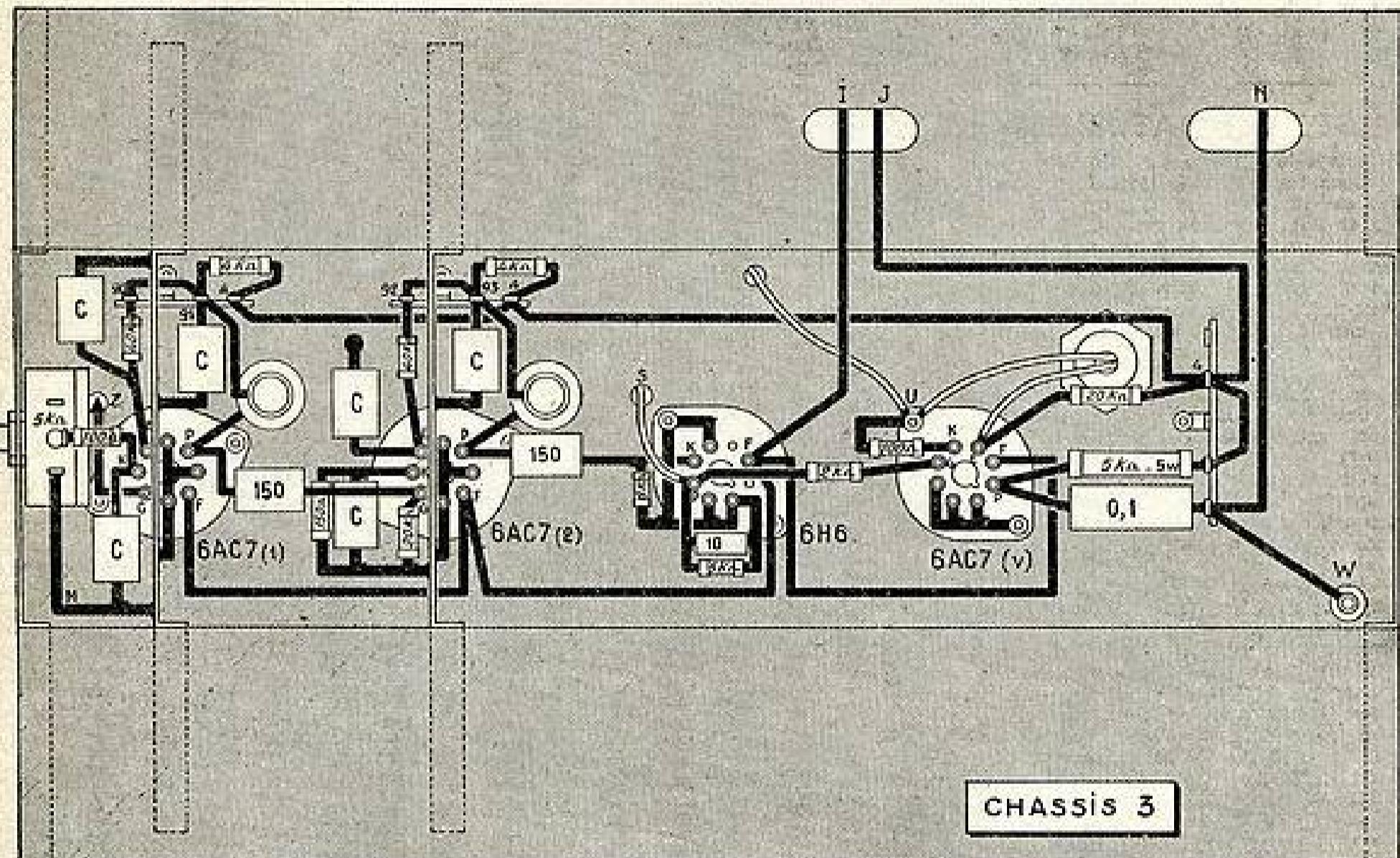

Châssis III.

Nous nous contenterons aujourd'hui d'un montage à amplification directe, qui nous assurera la réception dans de bonnes conditions, jusqu'à 70 kilomètres (environ !). Pour Paris, deux étages H.F. suffiront ; en banlieue, on pourra en ajouter un troisième en tous points semblable au second. La réception à grande distance exigeant un super, nous décrirons prochainement un châssis ainsi équipé, qui viendra se substituer à l'actuel châssis III, sans qu'il soit nécessaire de toucher aux deux premiers.

La figure 3 nous donne le schéma du récepteur vision. Deux étages H.F. utilisant des tubes 6AC7 ; le premier est polarisé par une résistance de 100 ohms en série, avec un potentiomètre bobiné P10 de 5 kΩ. Celui-ci permettant de régler la sensibilité de l'étage sera réglé une fois pour toutes, c'est pourquoi il n'est pas accessible de l'avant. Le second tube 6AC7 (2) est polarisé par 150 Ω.

Le circuit d'entrée est constitué par un secondaire Z dans la grille du premier 6AC7 (1), sur lequel est bobiné le primaire aboutissant aux bornes 100 et 101 ; c'est à ces bornes que sera branchée la ligne de transmission venant de l'antenne.

Dans le circuit d'anode des deux 6AC7, se trouve un bobinage d'accord shunté, si cela est nécessaire, en vue de l'amélioration de la bande passante*, par une résistance R, figurée en pointillé ; la valeur de cette résistance peut varier de 2 à 10 kΩ et ne peut être fixée que par expérience.

Les bobinages ne comportent pas à leurs bornes les traditionnels condensateurs

d'accord ; les capacités réparties, celles du câblage et celles qui existent entre les électrodes de chaque tube amplificateur en tiennent lieu.

Il n'est pas difficile de tortiller 5 à 6 spires n'importe comment, mais ne perdons pas de vue que le rendement d'un récepteur sera amélioré dans de notables proportions par l'emploi de bobinages préfabriqués, vendus par des maisons spécialisées. Nous avons utilisé avec succès des ensembles R.T.C., qui nous ont donné toute satisfaction.

Voici, à titre purement indicatif, des valeurs moyennes convenant à ces bobinages :

Antenne : 1 spire fil émaillé 8 à 10/10 par-dessus le secondaire, côté masse, entre la deuxième et la troisième spires, après interposition d'un papier paraffiné.

Secondaire Z : 6 spires fil émaillé 8 à 10/10, pas de 1 millimètre.

Bobinages d'anode : 6 spires fil émaillé 8 à 10/10, pas de 1 millimètre.

Nous tenons à préciser que ces valeurs sont susceptibles d'être augmentées ou diminuées, selon les capacités parasites du câblage ; seuls des bobinages spécialement étudiés évitent toute retouche ultérieure.

La détection s'effectue par la moitié d'un tube 6H6, l'autre moitié n'étant pas branchée. L'attaque, contrairement à ce que nous voyons habituellement en radio, se fait par la cathode ; ceci est dû à l'obligation dans laquelle nous nous trouvons d'employer un système de détection inversée, puisqu'il n'existe qu'un seul tube d'amplification vidéo* avant d'attaquer le Wehnelt.

L'amplification vidéo est assurée par un tube 6AC7 (3) polarisé par 100 ohms, avec charge d'anode de 5 kΩ ; remarquez en passant le découplage d'écran : 8 μF.

Les signaux de synchronisations sont prélevés sur la diode du 6H6 à la borne marquée P, pour être dirigés sur la grille du tube EF9s (châssis II).

Les condensateurs C peuvent varier de 1.000 à 3.000 pico-farads ; on aura intérêt à les relier en un même point pour chaque étage, et le plus près possible de la cathode.

Les alimentations d'anode des tubes H.F. se font par résistances de 4.000 ohms, celles d'écran par 40 kΩ.

Le point W correspond à la liaison au Wehnelt, le point X au point X de l'alimentation T.H.T. fig. 1b, châssis I).

Mise en route et essais.

Si vous avez construit ce récepteur selon nos indications en suivant scrupuleusement les schémas et les plans de câblage, nous pouvons vous assurer le succès au premier essai.

Pour cet essai, nous établirons une antenne ordinaire : deux brins de 1 m. 63 chacun, en fil de masse, dans le prolongement l'un de l'autre — avec un intervalle de 10 centimètres — et formant la base d'un triangle qui aurait pour sommet la Tour Eiffel. La liaison avec le récepteur (bornes 100 et 101) s'effectuera soit par fil torsadé, soit par câble coaxial, ou twinlead.

Vérifions que tout est bien en place : tubes, fusibles, câbles de liaison et mettons en route en tournant P11 (potentiomètre de volume de son, non encore branché, il

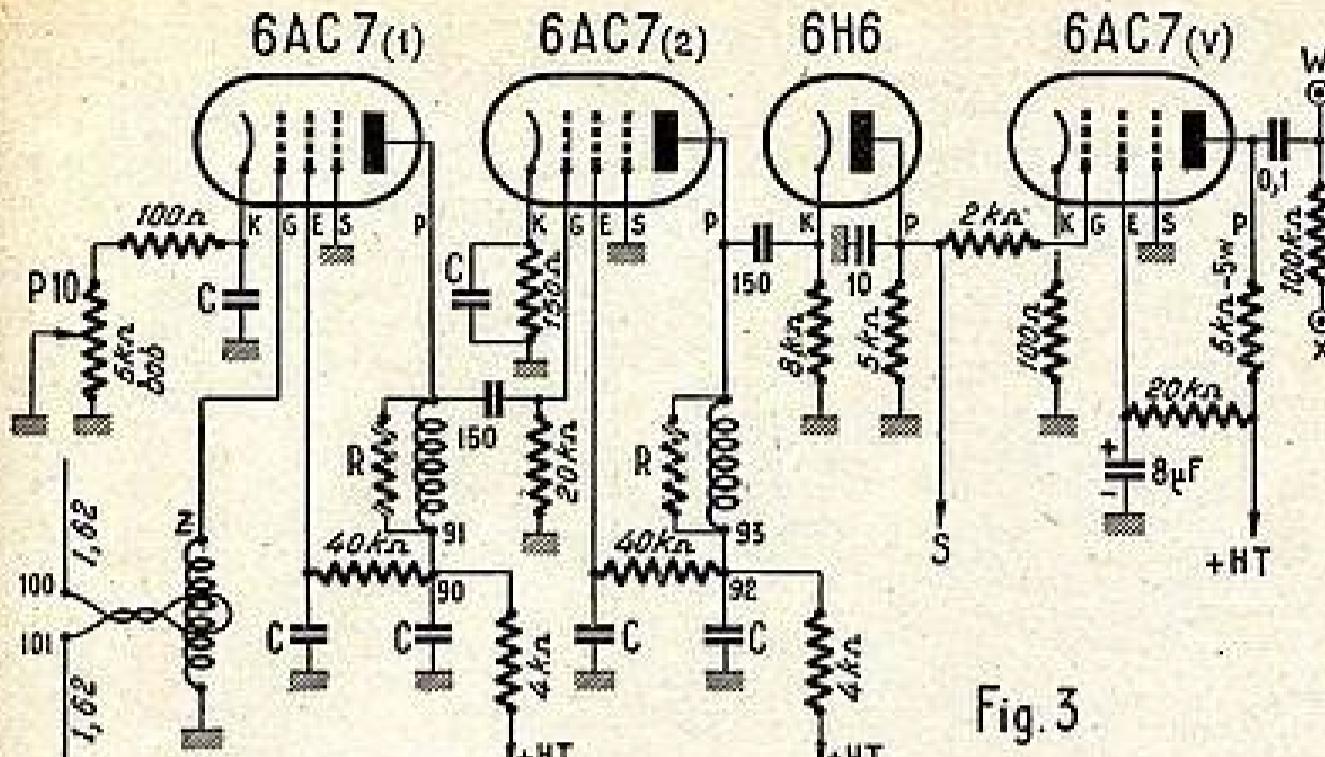


Fig. 3

le sera plus tard sur notre récepteur son.)

Attendre quelques instants, puis tourner lentement P1 pour augmenter — pas trop, cependant — la luminosité du spot. Diminuer le plus possible les dimensions de la tache lumineuse par la manœuvre de P2, jusqu'à obtenir le point le plus fin possible. Situer ce point au centre de l'écran à l'aide de P3 et P4.

Brancher un casque à la place du Wehnelt (borne W), comme nous avons déjà réglé nos bases de temps il suffira de les ajuster au dernier moment. Cherchez à entendre un ronflement genre secteur au moment de l'émission et vérifiez, en la débranchant, que c'est bien l'antenne qui l'apporte. Réglez les noyaux des bobinages du châssis III pour que ce ronflement soit maximum et déplacez légèrement l'antenne pour en augmenter l'intensité. N'oubliez pas que P10 commande la sensibilité du récepteur.

Branchez alors le Wehnelt à la place du casque et vous verrez immédiatement de petits points noirs et blancs parcourir l'écran dans tous les sens. Tournez vers la gauche le

potentiomètre de synchro P9, pour donner à l'écran du tube EF9s sa fameuse vingtaine de volts, et manœuvrez les potentiomètres de fréquence P5 et P7, et de dimensions P6 et P8, pour former l'image. C'est un petit jeu de patience, mais le résultat est certain. Quelques retouches successives finiront par donner à l'image la luminosité et les dimensions voulues.

Conclusion.

Le travail est terminé, mais nous n'osions affirmer que vous n'y toucherez plus. Et malgré toutes les invitations, exhortations, prières et menaces des éléments féminins de votre entourage, vous voudrez parfaire votre ouvrage ; vous aurez raison et nous espérons que vous voudrez bien, devant les résultats de cette première expérience, continuer à nous accorder votre attention et nous accompagner le mois prochain dans l'exploration de sphères plus élevées de la télévision.

Si, d'ici là, vous avez quelques difficultés ou que certains points vous paraissent

LE GRAND SPÉIALISTE DE LA TÉLÉVISION

RADIO-TOUCOUR


AGENT GÉNÉRAL S.M.C.

54, rue Marcadet, Paris-18^e
— Métro : Marcadet-Poissonnière —
Autobus 31 et 65. Tél. : MON. 33-56.

A CRÉÉ POUR VOUS : SON SYSTÈME DE CHASSIS FRACTIONNÉS

QUI VOUS PERMETTENT

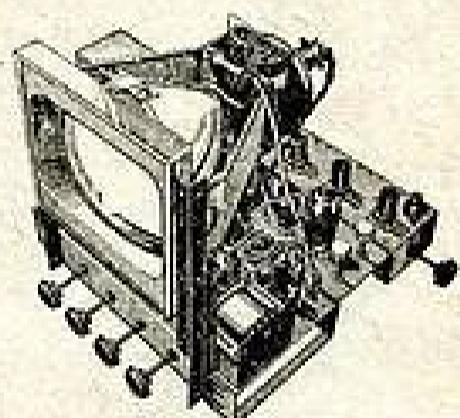- 1° D'ACQUÉRIR TOUTES LES PIÈCES ÉTAPE PAR ÉTAPE, suivant vos possibilités.
- 2° D'UTILISER AU MIEUX LES PIÈCES DÉJÀ EN VOTRE POSSESSION.
- 3° DE PASSER AUX DIAMÈTRES SUPÉRIEURS 13 et 18 cm pour aboutir finalement aux 22 et 31 cm. (Nous reprendons les pièces principales non réalisées.)



SUCCÈS ASSURÉ AU PREMIER ESSAI

4° D'ADAPTER À CHACUN DE CES DIAMÈTRES UN MONTAGE convenant à votre éloignement JUSQU'A 200 KILOMÈTRES.

POUR VOUS AIDER :

DESCRIPTION DANS LES REVUES TECHNIQUES
(Voir précédent numéro « Le T. V. » 30)

DES VENDEURS QUI SONT AUSSI DES
TECHNICIENS

DES DOCUMENTATIONS DE MONTAGE ET
DE MISE AU POINT. PLANS DE CABLAGE
GRANDEUR NATURE

SON ICONODYME, Synthèse de l'émission (Documentation spéciale sur demande.)

Rappel :

« PROMÉTHÉE 95 % »

● LE CHASSIS VISION
L'ENSEMBLE COMPLET DES PIÈCES DÉTACHÉES 1.970
LE JEU DE 5 LAMPES 4.035

● LE CHASSIS BASES DE TEMPS

L'ENSEMBLE COMPLET DES PIÈCES DÉTACHÉES 1.690
LE JEU DE 5 LAMPES 2.425

● LE CHASSIS ALIMENTATION

L'ENSEMBLE COMPLET DES PIÈCES DÉTACHÉES 3.479
LE JEU DE 2 LAMPES 750

● LE CHASSIS SON

L'ENSEMBLE COMPLET DES PIÈCES DÉTACHÉES 2.513
LE JEU DE 5 LAMPES « RIMLOCK » 2.255

LE TÉLÉVISEUR COMPLET 21.117

« MERCURE 13 cm. »

TOUTES LES PIÈCES DÉTACHÉES. + 2.109

« ORPHÉE 18 cm. »

TOUTES LES PIÈCES DÉTACHÉES... + 1.000

WWWW VIENNT DE PARAITRE... WWW

NOTRE NOUVELLE DOCUMENTATION

Considérations générales sur nos montages.

Comment choisir notre téléviseur. L'antenne.

Quelques schémas particulièrement intéressants.

Envoyez contre 50 francs pour frais (il faut spécifier DOCUMENTATION D-4).

WWW ET TOUTE LA PIÈCE DÉTACHÉE TÉLÉVISION

NOMENCLATURE DES PIÈCES NÉCESSAIRES A LA RÉALISATION DU TV 30

1 châssis alimentation.	2 barettes à cosses.
2 transformateurs : 2 × 350 v./65 mA ; 5 v./2 A. ; 6,3 v./2 A.	4 potentiomètres 500 kΩ.
2 supports de valve.	2 condensateurs 0,1 μF (6.000 v.).
1 support pour tube cathodique.	2 — 0,001 μF (6.000 v.).
2 bouchons à 4 broches.	2 — 0,25 μF (1.500 v.).
1 self de filtre 400 ohms.	2 — 0,1 μF (1.500 v.).
2 condensateurs électrochimiques 2 × 16 μF (500 v.).	1 — 0,05 μF (1.500 v.).
3 condensateurs 0,1 μF (6.000 v.).	1 — 0,02 μF (1.500 v.).
2 — 0,1 μF (1.500 v.).	3 — 400 pF mica.
1 potentiomètre jumelé 50 kΩ + 500 kΩ.	1 — 50 pF mica.
1 — 2 × 500 kΩ.	3 résistances 1 MΩ.
1 — 500 kΩ.	2 — 0,5 MΩ.
1 — 50 kΩ.	2 — 250 kΩ.
3 résistances 5 MΩ.	1 — 200 kΩ.
1 — 3 MΩ.	1 — 150 kΩ.
1 — 1,5 MΩ.	2 — 100 kΩ.
3 — 1 MΩ.	3 — 50 kΩ.
1 — 500 kΩ.	1 — 40 kΩ.
3 — 100 kΩ.	2 — 5 kΩ.
1 — 50 kΩ.	1 — 1 kΩ.

Châssis II

1 châssis bases de temps.	2 — 500 Ω.
5 supports européens.	


(Suite page 16.)

L'élimination des parasites est le dernier point à résoudre pour obtenir la satisfaction complète de l'auditeur.

LE COLLECTEUR D'ONDES ANTI-PARASITES

CADREX et le bloc oscillateur spécial RENARD vous apportent cette solution

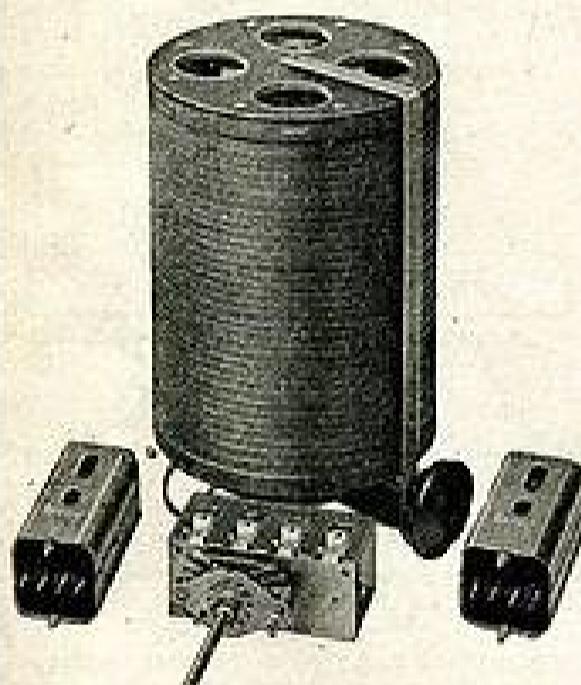Cet appareil est une pièce détachée faisant partie intégrante du récepteur et non un accessoire supplémentaire dont les résultats ne peuvent être garantis dans la généralité des cadres.



CARACTÉRISTIQUES :

- Enroulements croisés à haute impédance réglables.
- Blindage efficace : cage de Faraday.
- Commutation assurée par le bloc oscillateur.
- Mémoérglage comme sur un bloc normal.
- Pouvoir collecteur élevé.
- Très faible poids.

Son prix de revient peu élevé et sa facilité de montage n'entraînent pas une augmentation sensible du prix du récepteur.

ETS MORISSON

104, RUE AMELOT — PARIS - XI^e
TÉLÉPHONE : ROQuette 76-17

DOCUMENTATION SUR DEMANDE
AINSI QUE NOTICE CONCERNANT
NOS DIFFÉRENTS BOBINAGES.

PUBL. R.A.P.Y.

LE TV 30 (Suite de la page 15.)

obscurs, n'hésitez pas à nous écrire, nous nous ferons un plaisir de vous aider. Et, surtout, n'oubliez pas de nous adresser vos commentaires d'essais, en même temps que vos critiques et suggestions.

A tous : bonne vision.

R. L. H.

Explication de certains mots ou expressions, utilisées au cours de cet article et suivis d'un astérisque.

Spot : Trace lumineuse sur l'écran d'un tube à rayons cathodiques, due à l'impact du faisceau électronique sur la couche fluorescente de cet écran.

VHF (de l'anglais : *very high frequencies*) : Très hautes fréquences. Comprises entre 30 et 300 mégacycles/sec. Les U.H.F. (ultra hautes fréquences) vont de 300 à 3.000 mc./s.

Wehnelt : Électrode qui, dans un tube de télévision, joue sensiblement le même rôle que la grille dans un tube radio.

Motor-boating : Sorte d'oscillation spontanée de la partie B.F. d'un récepteur de radio ou due, par exemple, au rapprochement des connexions de sortie d'un ampli avec celles d'entrée.

Video : Désigne ce qui se rapporte à l'image, par opposition au son.

Band passante : Élargissement de la bande réelle (onde porteuse) par la modulation. Pour la France, elle est actuellement de 3 mc./s.

NOMENCLATURE DU MATERIEL

Châssis III

1	châssis vision.
4	supports américains.
3	bobinages R. T. C.
1	condensateur 8 μ F (500 v.).
1	— 0.1 μ F (1.500 v.).
6	— 1.000 à 3.000 μ F (mica).
2	— 150 μ F (mica).
1	— 10 μ F (mica).
1	potentiomètre bobiné 5 k Ω .
2	résistances 40 k Ω .
2	— 20 k Ω .
1	— 8 k Ω .
1	— 5 k Ω (5 w.).
1	— 5 k Ω (1/4 w.).
2	— 4 k Ω .
1	— 2 k Ω .
1	— 150 Ω .
2	— 100 Ω .

Tubes utilisés.

1	tube cathodique C95 Mazda ou DG9 Philips.
3	tubes 6AC7.
1	— 6H6.
3	— EF9.
2	— EGF1.
1	— 5Y3.
1	— 5Y3GB ou 5ZH.

Décolletage (vis, écrous, rondelles, cosses), fil, soudure, etc...

Reproduction même partielle formellement interdite sans autorisation spéciale.

LA TÉLÉVISION ÉDUCATIVE A LA FACULTÉ

La télévision n'a pas que l'unique mission de nous distraire, au fur et à mesure de son développement son action s'étend à d'autres domaines.

La séance organisée par la Commission de la télévision médicale le 31 mars à la Faculté de Médecine en est la preuve.

Avant cette manifestation, la télévision éducative, sous l'impulsion de M. Delatour, chef des émissions culturelles, en accord avec la direction de la télévision française et l'appui du corps médical, avait déjà réalisé des émissions d'information médicale. Mais aucune n'avait atteint l'ampleur de celle-ci. En effet, dans deux amphithéâtres de nombreuses personnalités et plus d'un millier de médecins et d'étudiants purent suivre les exposés faits dans les studios de la Télévision Française, par trois professeurs, et assister ensuite à la transmission par télécinéma de films chirurgicaux.

Dans les amphithéâtres la vision directe sur écrans de tubes cathodiques est impossible en raison de leurs dimensions réduites et du nombre élevé des téléspectateurs. Seule, la projection sur grand écran peut convenir.

Les images stables et bien contrastées, qui sur six écrans de 1 m. 22 étaient visibles, représentent un indéniable progrès. Elles ont pu être obtenues grâce à un dispositif spécial très répandu en Amérique et basé sur l'optique de Schmidt sur lequel nous fournirons sous peu des détails.

La plupart des communications et films médicaux ne sont pas bons à voir pour les non initiés ; il serait intéressant que les émissions à l'intention des spécialistes restent invisibles pour les autres téléspectateurs.

Dans ce but M. Delaby, chef de l'exploitation de la télévision française, a bien voulu se prêter à des expériences faites conjointement avec une grande firme du secteur privé.

En utilisant l'émetteur habituel mais en inversant le signal, l'image, comme on a pu le voir au cours de cette manifestation, était complètement brouillée sur les récepteurs normaux. Cependant une modification très simple des circuits du récepteur a permis en quelques secondes de rendre la réception correcte.

Ces récepteurs, spécialement étudiés pour le corps médical, peuvent néanmoins par le jeu d'un commutateur recevoir les deux formes d'émissions.

Ajoutons que les assistants ont été particulièrement intéressés par la liaison téléphonique qui leur permettait, après chaque exposé, d'interroger le conférencier ; ils voyaient sur l'écran le professeur dérouler un appareil téléphonique et entendaient sa réponse à leurs questions.

Cette première séance en France d'émission brouillée, visible sur grand écran seulement pour un public averti, ouvre de nouveaux horizons à la télévision éducative.

M.A.D.

UN AMPLIFICATEUR ECONOMIQUE TOUS COURANTS

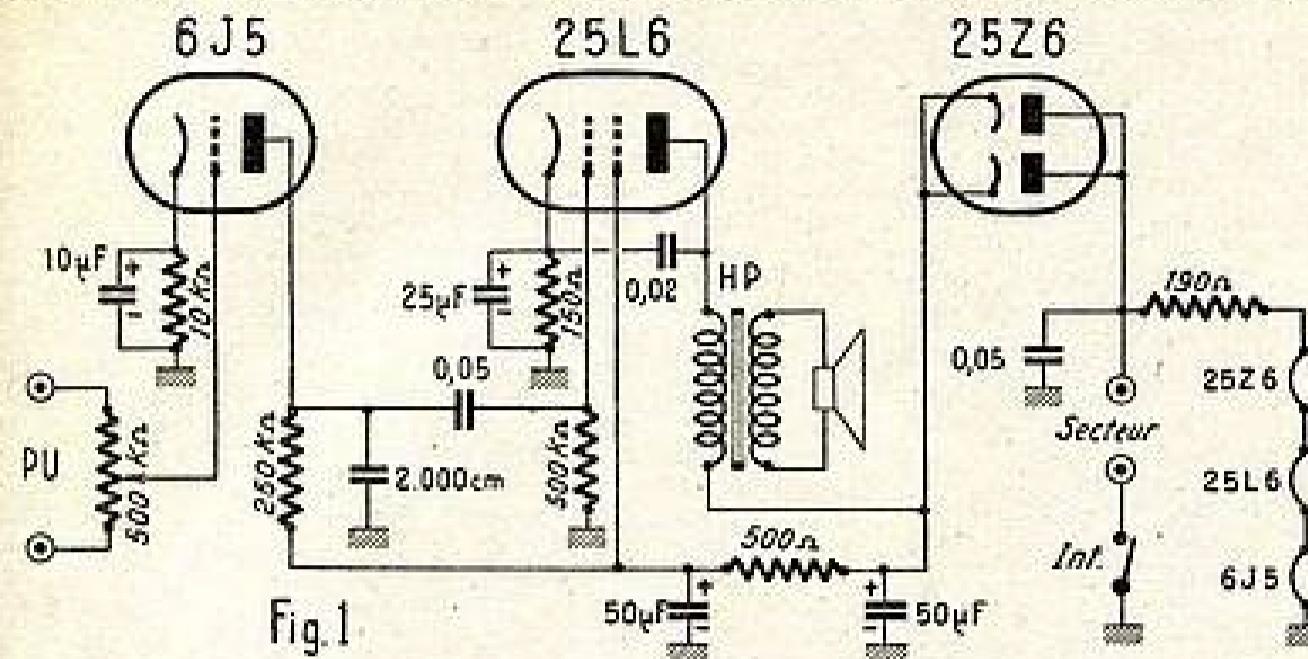


Fig. 1

Pratiquement le phonographe a vécu. Il est maintenant remplacé par le pick-up. Ce système purement électrique de reproduction des enregistrements sur disque possède de nombreux avantages sur son ancêtre mécanique. Parmi ceux-ci nous signalerons : une plus grande fidélité de reproduction, une puissance sonore plus considérable (celle-ci n'a pour ainsi dire pas de limite et dépend de l'importance de l'amplificateur), enfin un pick-up qui est toujours muni d'un moteur électrique, ce qui libère de la servitude qui consistait à remonter le moteur après chaque disque.

Comme amplificateur de pick-up on peut utiliser la partie basse fréquence d'un poste radio et nombreux sont les récepteurs qui possèdent à cet effet une prise sur laquelle on branche la tête du bras de pick-up. Pourtant beaucoup d'amateurs préfèrent employer un amplificateur spécial qui peut, par exemple, être contenu dans le même coffret que le tourne-disque, donnant ainsi un tout compact d'un usage facile.

Notre courrier contient souvent des demandes de schémas ou de plans d'amplificateurs ; aussi pour répondre à ces désirs fréquemment exprimés, nous avons étudié un tel montage.

Nous aurions pu prévoir un appareil de grande puissance. Cela nous a paru inutile. Tout d'abord un gros amplificateur est d'un prix de revient élevé : or nous pensons qu'un montage à la portée des bourses modestes sera mieux accueilli. Et puis, pour l'usage courant, un pick-up est destiné à fonctionner en appartement et pour cela il n'a pas besoin de développer une puissance considérable. Nous nous sommes donc arrêtés au montage dont la figure 1 donne le schéma.

Schéma.

Cet amplificateur est équipé de deux lampes et d'une valve. Une 6J5 triode assure l'amplification en tension, une 25L6 procure l'amplification de puissance. Il s'agit d'un amplificateur tous courants et la valve est une 25Z6.

Comme vous pouvez le constater, c'est un montage très simple qui peut être mené à bien par un débutant. De ce fait, il constitue un excellent exercice d'entraînement avant de se lancer dans la construction de récepteurs plus complexes.

Donc cet amplificateur peut être utilisé aussi bien sur un secteur alternatif que sur un secteur continu. Les filaments des lampes sont alimentés en série directement à partir du secteur. Ce dernier a communément une tension de 110 V. Le filament de la 25L6 et celui de la 25Z6 réclament une tension de 25 V pour porter la cathode à la température voulue. Le filament de la 6J5 nécessite une tension de 6,3 V.


tionnelle. En effet, toutes les tensions appliquées entre grille et cathode subissent une grande amplification (l'amplification totale de l'amplificateur). Il n'en est pas de même pour les autres lampes. Par exemple, un signal parasite introduit entre cathode et grille de la lampe de puissance subira une amplification beaucoup moindre. Le filament des lampes est parcouru par un courant à 50 périodes. A moins d'un isolement absolument parfait entre filament et cathode, condition qui n'est jamais remplie complètement, il va apparaître une tension ondulée entre la cathode et le filament. Celui-ci étant à la masse, tout se passe comme si cette tension était appliquée entre grille et cathode et est amplifiée par l'appareil. Cela se traduit par un ronflement. Si le filament de la lampe d'entrée était loin de la masse la tension ainsi introduite serait plus importante et le ronflement intense, tandis qu'avec la disposition adoptée cette tension est faible et le ronflement pratiquement inexistant.

La valve 25Z6, dans le cas de l'alimentation par un courant alternatif, sert à redresser le courant c'est-à-dire à le transformer en un courant pulsé, mais circulant toujours dans le même sens. Cette lampe est montée de manière à ne redresser qu'une alternance. A cet effet elle est branchée en monophasé, c'est-à-dire que les plaques sont réunies ensemble, ainsi que les cathodes. Remarquons entre les plaques et la masse un condensateur de 50.000 centimètres destiné à supprimer certains ronflements dits de modulation.


L'interrupteur servant à mettre en marche ou à arrêter l'amplificateur coupe la haute tension et le chauffage. Pour cela il est placé entre la masse et un des pôles du secteur.

Le filtrage est assuré par une cellule formée d'une résistance de 500 ohms et deux condensateurs électrochimiques de 50 μ F.

Le signal issu du bras de pick-up est

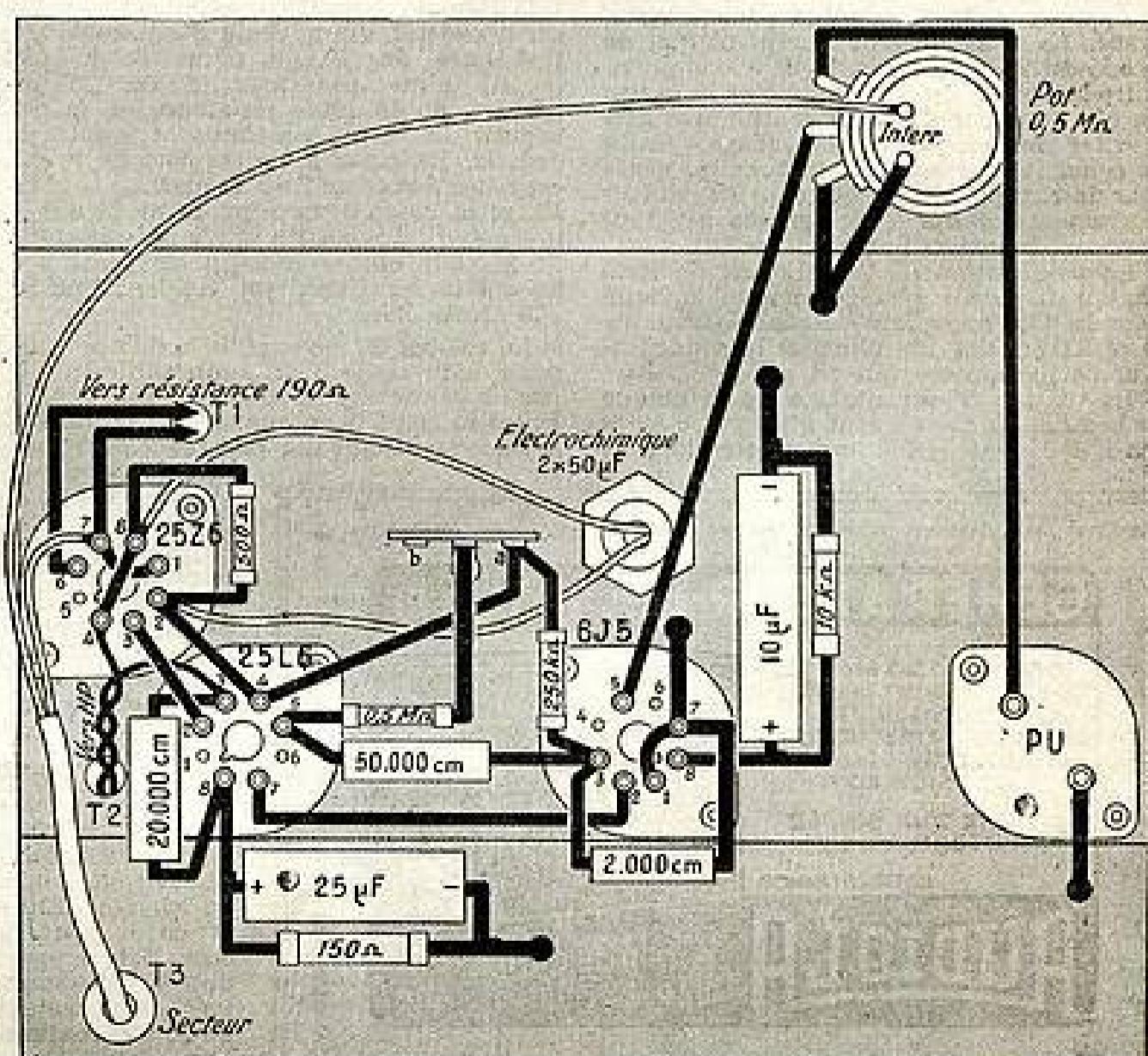

Puissance

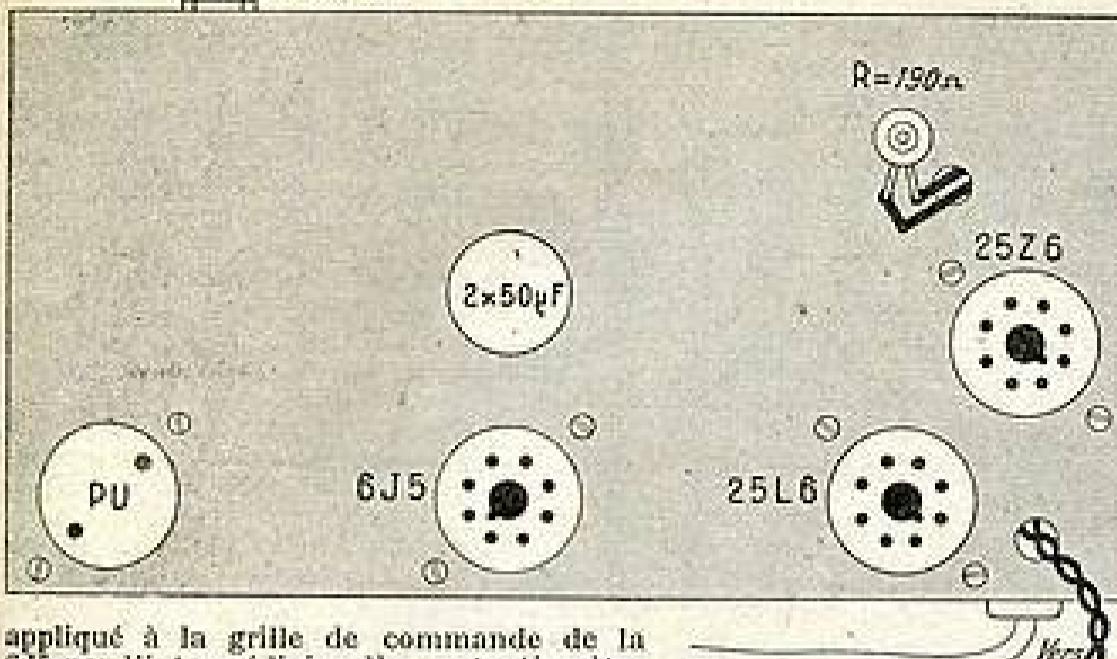

appliquée à la grille de commande de la 6J5 par l'intermédiaire d'un potentiomètre de 0,5 mégohm, lequel est d'ailleurs, en pratique, associé avec l'interrupteur. Ce potentiomètre permet de transmettre à la grille de la lampe, soit la totalité, soit une fraction plus ou moins grande du signal et de régler à volonté la puissance de l'amplificateur.

La polarisation de cette lampe est assurée par la chute de tension provoquée par le passage du courant plaque dans la résistance de 10.000 ohms placée entre la cathode et la masse. Cette résistance est shuntée par un condensateur de forte valeur ($10 \mu\text{F}$) de manière à ce qu'elle ne soit pas parcourue par le courant modulé.

La liaison entre la préamplificatrice et la lampe finale 25L6 se fait par résistance et condensateur. Le condensateur de liaison doit être choisi de manière à ce que son impédance soit faible devant la valeur de la résistance de fuite de grille de la lampe suivante, et cela pour les fréquences les plus basses. Les valeurs adoptées pour ces éléments sont 50.000 centimètres pour le condensateur et 0,5 mégohm pour la résistance. La résistance de charge-plaque de la 6J5 est 250.000 ohms. Nous avons prévu entre la plaque de cette lampe et la masse un condensateur de 2.000 centimètres afin d'éviter les risques d'accrochage. Enfin ce condensateur agit sur la tonalité générale de l'amplificateur et tend à favoriser légèrement les fréquences graves par rapport aux fréquences aiguës.

La polarisation de la 25L6 est obtenue par un dispositif analogue à celui indiqué pour la 6J5, mais dans ce cas la valeur de la résistance est 150 ohms et le condensateur de découplage fait $25 \mu\text{F}$.

La tension d'alimentation de la plaque de la 25L6 est prise avant filtrage, on évite ainsi une chute trop importante dans la

résistance de filtrage et on bénéficie d'une tension plaque maximum.

Entre plaque et cathode de cette lampe nous avons disposé un condensateur de 20.000 centimètres. Le rôle de cette capacité est le même que celui du condensateur de 200 centimètres placé entre plaque de la

6J5 et masse. Le haut-parleur utilisé est du type à aimant permanent de 17 cm de diamètre de membrane. L'impédance de son transformateur d'adaptation doit être de 2.000 ohms.

Câblage.

On commence par fixer sur le châssis les supports de lampe, la plaquette P.U., le relais à deux cosses, le potentiomètre interrupteur, le condensateur de filtrage $2 \times 50 \mu\text{F}$ et la résistance chauffante de 150 ohms, suivant la disposition indiquée sur le plan de câblage de la figure 2.

Une des ferrures de la plaquette P.U. est reliée au châssis, l'autre ferrure de cette plaquette est reliée à une des cosses extrêmes du potentiomètre; l'autre cosse extrême de cet organe est réunie au châssis. La cosse du curseur de ce potentiomètre est connectée à la cosse 5 du support de la 6J5. Les cosses 1 et 7 de ce support sont réunies à la masse sur le châssis, sur la cosse 8 on soude une résistance de 10.000 ohms et le pôle positif d'un condensateur de $10 \mu\text{F}$. L'autre fil de cette résistance et le pôle négatif du condensateur sont soudés au châssis. La cosse 2 du support de la 6J5 est reliée à la cosse 7 du support de la 25L6. Entre la cosse 3 du support de la 6J5 et la cosse a du relais on soude une résistance de 250.000 ohms. Entre cette cosse 3 et la masse on soude un condensateur de 200 centimètres.

La cosse 3 du support de la 6J5 est aussi reliée à la cosse 5 du support de la 25L6 par un condensateur de 50.000 centimètres. Entre la cosse 5 du support de la 25L6 et la masse on soude une résistance de 0,5 mégohm.

La cosse 2 du support de la 25L6 est réunie à la cosse 7 du support de la 25Z6. Sur la cosse 8 (support 25L6) on soude une résistance de 150 ohms et le pôle positif d'un condensateur de $25 \mu\text{F}$.

L'autre extrémité de la résistance et le pôle négatif du condensateur sont soudés au châssis. Entre la cosse 3 et la cosse 8 du support de la 25L6 on soude un condensateur de 20.000 centimètres. La cosse 4

du support de la 25L6 est reliée à la cosse a du relais et à la cosse 6 du support de la 25Z6. Sur cette cosse on soude aussi un des fils positifs du condensateur de filtrage et une résistance de 500 ohms. L'autre fil de la résistance et le second fil positif du condensateur de filtrage sont soudés sur la cosse 4 du support de la 25Z6. Cette cosse est réunie à la cosse 8 du même support. Les cosses 3 et 5 de ce support sont reliées ensemble.

Sur la cosse 3, on soude un fil qui passe par le trou T1 et aboutit à une des cosses de la résistance filament de 150 ohms. Sur l'autre cosse de cette résistance on soude un fil qui atteint l'intérieur du châssis par le trou T1 et vient se souder sur la cosse 2 du support de la 25Z6.

On passe le cordon secteur par le trou T3. Un des brins est soudé sur la cosse 3 du support de la 25Z6 et l'autre brin sur une des cosses de l'interrupteur du potentiomètre. L'autre cosse de cet interrupteur est réunie au châssis. Entre la cosse 3 du support de la 25Z6 et la masse on soude un condensateur de 50.000 centimètres.

Le haut-parleur est connecté au montage par un cordon à deux conducteurs qui passe par le trou T2 du châssis. Chaque brin est soudé sur une des cosses du transformateur du haut-parleur. A l'intérieur du châssis un des brins est soudé sur la cosse 8 du support de la 25Z6 et l'autre sur la cosse 3 du support de la 25L6. La figure 3 montre cet amplificateur vu de dessus.

Inutile de dire que la mise au point de cet appareil est nulle. Si vous avez suivi scrupuleusement les indications ci-dessus, le fonctionnement doit être immédiat.

LISTE DU MATERIEL nécessaire au montage de l'Amplificateur ci-dessus.

- 1 châssis.
- 1 jeu de lampes 25Z6, 25L6, 6J5.
- 1 potentiomètre interrupteur 0,5 mégohm.
- 1 haut-parleur de 17 centimètres à aimant permanent.
- 1 condensateur $2 \times 50 \mu\text{F}$ 150 V.
- 1 résistance chauffante 150 ohms avec tige filetée de fixation.
- 1 cordon secteur.
- 3 supports de lampes octal.
- 1 plaquette P.U.
- 1 relais 2 cosses.
- Vis et écrous.
- Fil de câblage.
- Fil deux conducteurs.
- Soudure.

Résistances :

- 1 150 ohms 1/2 w.
- 1 500 ohms 1/2 w.
- 1 10.000 ohms 1/2 w.
- 1 250.000 ohms 1/2 w.
- 1 500.000 ohms 1/4 w.

Condensateurs :

- 1 2.000 centimètres papier.
- 1 20.000 centimètres papier.
- 2 50.000 centimètres papier.
- 1 $10 \mu\text{F}$ 30 volts.
- 1 $25 \mu\text{F}$ 30 volts.

En écrivant aux annonceurs recommandez-vous de

RADIO-PLANS

GÉNÉRATEUR H.F. MODULÉE

MODÈLE 4300

100 Kcyc A 50 Mcyc EN 9 BANDES DONT UNE M.F.
ÉTALEE

PRÉCISION EN FREQUENCE 1%
ATTÉNUATEUR ÉTALONNÉ
PRÉCISION 20 %

AU PRIX D'UN SIMPLE
HÉTERODYNE





NOTICES FRANÇAIS

AUDIOLA

5-7, RUE ORDENER
PARIS 18^e - BOT. 83-14

Ce qu'il faut savoir

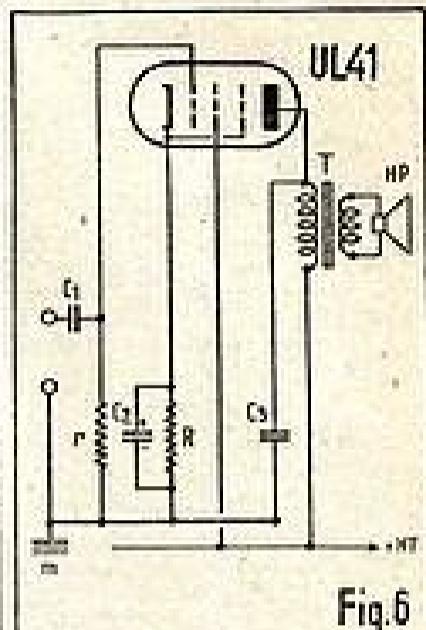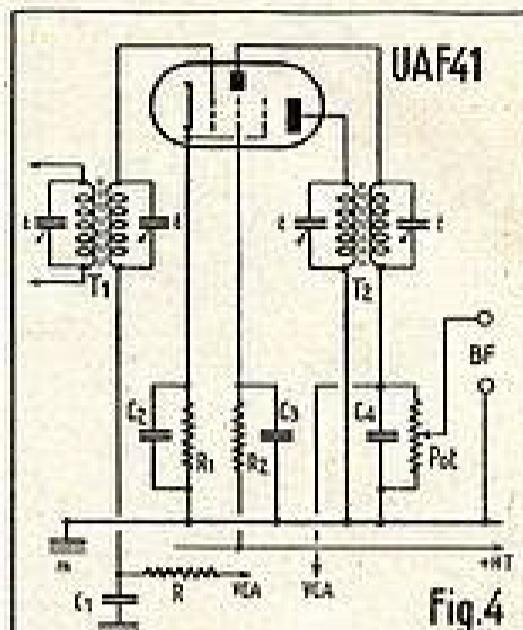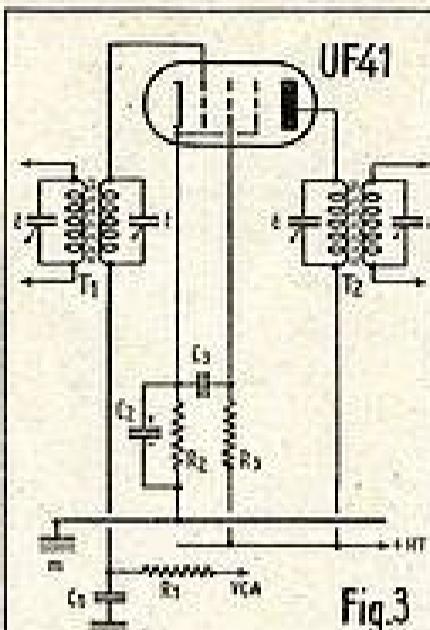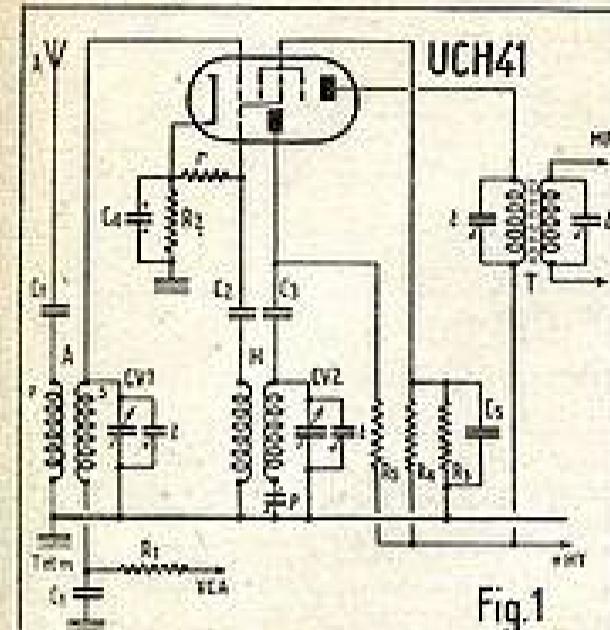POUR LA MEILLEURE UTILISATION DES TUBES RIMLOCK



Il nous paraît intéressant de donner ici toutes les indications utiles pour l'emploi des nouveaux tubes Rimlock de la série U et dérivés. Ces tubes sont les suivants :

UCH41 : triode hexode.

UF41 : pentode à pente variable.


UAF41 : diode pentode à pente variable.

UL41 : pentode de puissance.


UY41 : valve monoplaque 110-220 V.

UY42 : valve monoplaque 110 V.

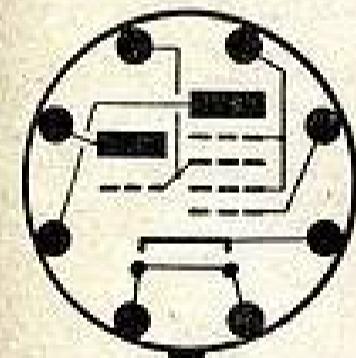Nous avons établi notre nomenclature dans l'ordre où ces mêmes tubes doivent être utilisés sur un récepteur.



Triode hexode.
UCH41
Fig.2

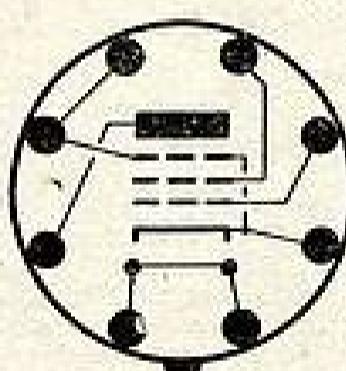

La figure 3 montre le schéma d'un amplificateur MF utilisant cette lampe.

Les valeurs à employer sont les suivantes :

Résistances.

R₁ = R du filtre VCA = 1 MΩ — 0,25 W.
R₂ = R de cathode = 300 Ω — 0,5 W.
R₃ = R d'écran = 50.000 Ω — 0,5 W.

Condensateurs :

C₁ = C₂ = C₃ = 0,1 μF papier.
T₁ et T₂ = transformateurs MF.
t = condensateurs trimmers.

La figure 4 donne le brochage de la lampe UF41.

Les caractéristiques de la UF41 sont 12,6 V au chauffage sous 0,1 A.
HT = 100 à 170 V.

Diode pentode HF à pente variable UAF41.


La figure 4 montre le schéma d'utilisation.

Les valeurs à employer sont les suivantes :

Résistances :

R = résistance filtre VCA = 1 MΩ — 0,5 W.
R₁ = R de polarisation = 2.500 Ω — 1 W.
R₂ = R d'écran = 75.000 Ω — 1 W.
Pot = potentiomètre 0,5 MΩ.

Condensateurs :

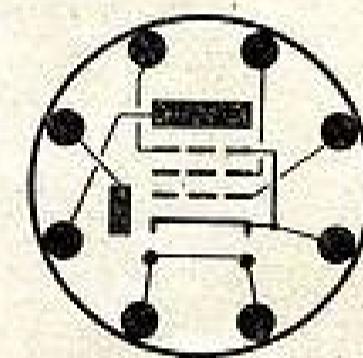

Condensateurs :

C₁ = C₂ = C₃ = 0,1 μF papier.
C₄ = C de passage HF = 100 à 200 cm.
T₁, T₂, t même notation que dans les schémas précédents.


Chaufrage = 12,6 V et 0,1 A.

HT = 100 à 170 V.

La figure 5 montre le brochage de cette lampe.

L'amphoule est métallisée (pointillé sur la figure), la métallisation est en communication électrique avec l'ensemble cathode-suppressor.

Pentode de puissance.

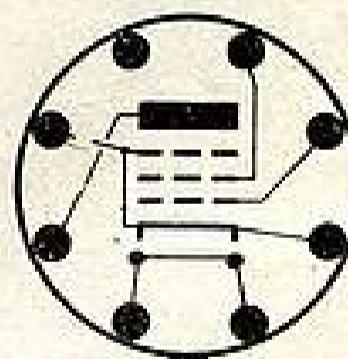

La figure 6 donne le schéma d'utilisation.

Valeurs à utiliser.

Résistances :

R = de cathode = 140 Ω — 1 W.
r = fuite de grille.

Condensateurs :

C₁ = condensateur de liaison, de 10.000 à 20.000 cm.
C₂ = électrochimique = 25 μF.
C₃ = 1.000 cm.
T = transfo de couplage, impédance primaire 3.000 Ω.
HP = haut-parleur électrodynamique à aimant permanent.

Résistances :

R₁ = de régulation VCA = 50 K — 0,25 W.
R₂ = de polarisation = 200 Ω — 0,5 W.
R₃ = premier élément du pont diviseur : 45 K — 0,5 W.

R₄ = second élément du pont diviseur : 25 K — 0,5 W.

R₅ = Résistance d'alimentation plaque de la triode oscillatrice = 10 K — 0,5 W.

r = résistance de fuite de grille triode oscillatrice = 20 K — 0,5 W.

Condensateurs :

C₁ = filtrage de la tension VCA = 0,1 μF papier.

C₂ = liaison grille oscillatrice = 50 à 100 cm.

C₃ = de passage HF = 50 à 100 cm. Cette capacité peut être augmentée sans inconvenient.

C₄ = chimique 8 μF ou plus.

Les caractéristiques sont :
Chauffage sous 45 V et 0,1 A.
Tension plaque : 100 à 165 V.
La figure 7 montre le brochage de cette lampe.

Les valves.

On dispose dans cette série de deux valves monoplaques UY41 et UY42, lesquelles ne diffèrent que par les tensions qu'elles peuvent accepter.

Valve monoplaque UY41.

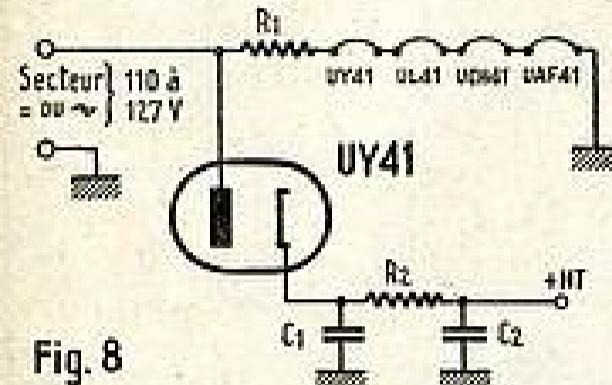



Fig. 8

Peut fonctionner sur 110 — 220 V. La figure 8 donne le schéma d'une alimentation réalisée avec cette valve.

Les lampes sont alimentées dans l'ordre : UY1 = valve ; UL41 = pentode finale ; UCH41 = changeuse de fréquence ; UAF41 = diode pentode à pente variable. La changeuse de fréquence UCH41 est plus particulièrement sensible aux fluctuations de tension : aussi prend-on soin de « l'encadrer » par des lampes moins « susceptibles » : valve et BF finale.

Ajustement de la tension de chauffage par résistance série.

Le filtrage peut être fait par résistance et capacités, ce qui représente une solution économique.

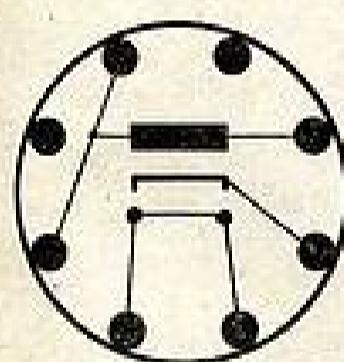

UY41-UY42

Fig. 9

La figure 9 montre le brochage de cette valve.

Ses caractéristiques sont :
Chauffage = 31 V sous 0,1 A.

Valve monoplaque UY42.


Même disposition, même brochage que la UY41 mais prévue seulement pour recevoir 110 V sur la plaque.

Dispositifs de protection.

Il est bon de placer une résistance en série dans la plaque (voir fig. 8).

On peut aussi pour éliminer les troubles dus au secteur (parasites) placer un condensateur entre plaque et cathode.

On peut prévoir un interrupteur per-

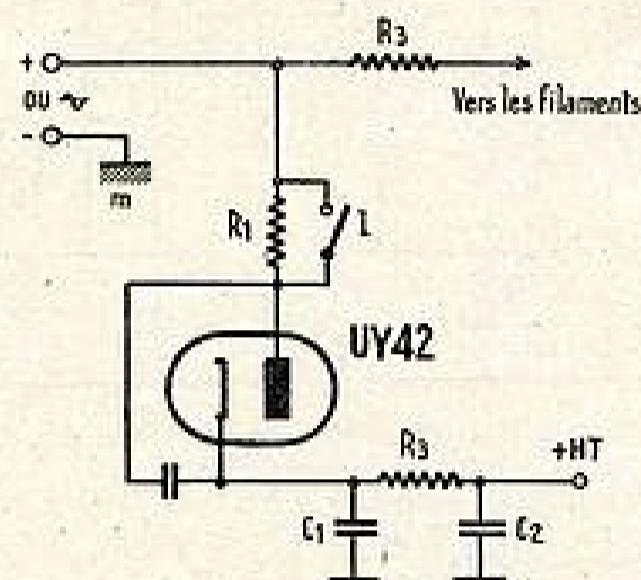

mettant de court-circuiter la résistance série de plaque. La figure 10 montre le schéma à utiliser.

On prendra R1 = 50 Ω et C = 10.000 à 20.000 cm, isolément 1.500 V. Filtre : 1.200 Ω, 2 W. C1 = 50 μF isolé à 350 V. C2 = 25 μF isolé à 350 V. I est un interrupteur. R3 est la résistance de chauffage.

Differents tubes Rimlock.

La série U Rimlock est construite par Philips.

On trouve des tubes équivalents dans la fabrication Mazda.

Nous donnons ci-dessous un tableau de correspondance.

	Philips.	Mazda.
Triode hexode.....	UCH41	CF141
Pentode à pente variable.	UF41	HF121
Diode pentode à pente variable.....	UAF41	D121
Pentode de puissance	UL41	BP451
Valve monoplaque 110 / 220 V.....	UY41	V311
Valve monoplaque 110 V.....	UY42	V312

Ces indications pourront, pensons-nous, rendre des services à ceux de nos lecteurs qui s'intéressent aux tubes modernes.

A. D.

Le cadre et la réception

A BORD DES AUTOS

On sait que certains cadres monospires constitués d'un tube métallique formant un cercle ou un carré, d'un condensateur d'accord et d'un transformateur d'adaptation, avec différentes prises correspondant aux gammes d'onde normales, permettent, à défaut d'antenne antiparasite, de réduire les parasites qui troubent les émissions.

A l'intérieur d'une auto, un tel cadre ne peut fournir de bons résultats pour la réception, car la carrosserie métallique forme cage de Faraday. C'est pourquoi les Américains ont pensé à placer un cadre à l'extérieur, mais si celui-ci ne possède aussi qu'une spire, il est bien différent des modèles utilisés dans les appartements. Il est généralement formé par une tige métalli-

que de près de 2,5 mètres de long, recourbée sur un côté de la voiture, en arc de cercle allant de l'avant à l'arrière. Cette tige est fixée à ses extrémités au châssis ou à la carrosserie métallique. Bien entendu, il importe de s'assurer que la conductibilité de cette dernière est parfaite et que la spire se trouve bien fermée.

La liaison avec le récepteur s'effectue comme indiqué précédemment par l'intermédiaire d'un auto-transformateur ou d'un transformateur.

Ce genre de cadre est utilisé non seulement pour la réception, mais également pour l'émission dans les liaisons radio-mobiles entre voiture et poste fixe, dont il augmente la portée.

M.A.D.

A DEUX PAS DE LA GARE DU NORD

PARINOR

vous offre le plus grand choix de Pièces Détachées des Grandes Marques à des conditions très étudiées.
BOBINAGES OMÉGA — TRANFOS RADIO STELLA — CHIMIQUES HELGO et MICRO CADRAN STARE H.-P. — VÉGA, MUSICALPHA, ROXON

Très nombreux articles en réclame. Renseignez-vous !

Professionnels : demandez notre carte d'acheteur
EXPÉDITIONS RAPIDES POUR LA PROVINCE

PARINOR

104, rue de Maubouze,
PARIS 10^e - TRU. 65-55.

REVENDEURS !...



POURQUOI PERDRE VOTRE TEMPS... NOUS VOUS OFFRONS NOS POSTES MONTÉS, EN PARFAIT ÉTAT DE MARCHE À DES PRIX INCROYABLES.

"LE MILLIGRAMME"

LE RÉCEPTEUR VRAIMENT PORTATIF

5 LAMPES — 3 GAMMES D'ONDES
Lampes de la série R. C. A. H.P. — TICONAL "10.000" cuisses, présentation particulièrement originale. Ebénisterie ronde de noyer versé à colonnes avec marqueterie. Dim. 18x14x12 cm. Monté, câblé, réglé, en ordre de marche. 8.000

Nouveau cadre Plan de Copenhague.

RÉCEPTEUR SIX LAMPES + cell. Contre-réaction DOSAFILE PUSSANCE et MUSICALPHIE POUSSEES AU MAXIMUM. Cadran glace original 3 couleurs en forme de stade. Ebénisterie à colonnes. Gamme OC-PO-OO. Dimensions 550x350x300. Présentation en COMBIENNE RADIO-PHONO GRAND LUXE 27.365

TOUS NOS RÉCEPTEURS sont EQUIPÉS AVEC H.-P. AIMANT PERMANENT TICONAL 21, rue de la Fraternité, VINCENNES (Seine).

SIRE-RADIO

TOUS NOS ENVOIS SONT FAITS CONTRE REMBOURSEMENT

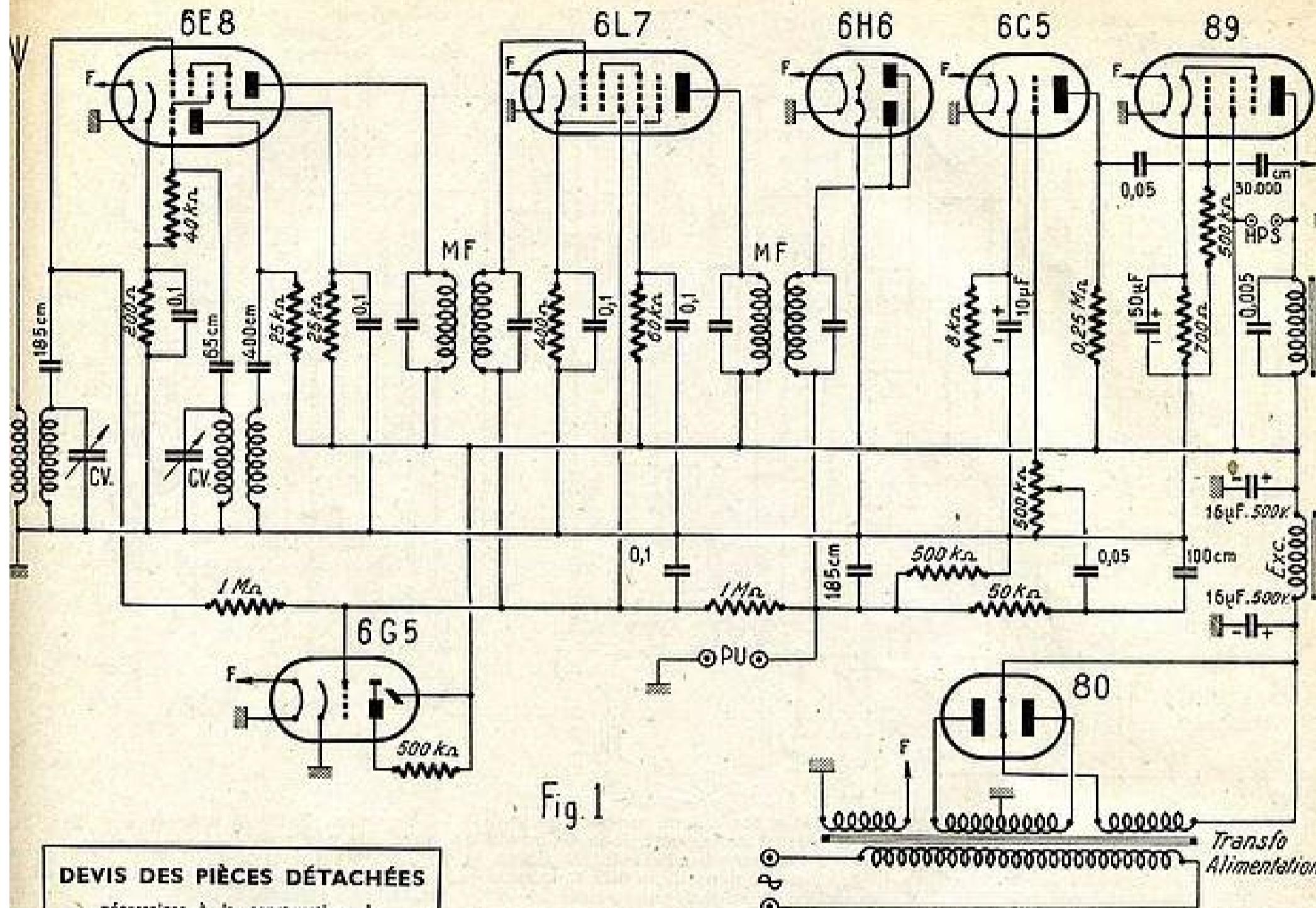


Fig. 1

DEVIS DES PIÈCES DÉTACHÉES

nécessaires à la construction du

R. P. 3175 A. T.

1 ensemble ébenisterie REF. 101.	
baffle, tissu et fond.....	3.400
1 châssis + filan.....	550
1 cadran 4 gammes.....	970
1 condensateur variable.....	390
1 jeu de bobinages 5 gammes avec MF + Visiblock.....	2.900
1 transformateur 6 volts 75 ma. avec fusible.....	800
1 H. P. 21 cm excitation, 1.800 ohms.....	950
1 potentiomètre 500.000 A. I.....	102
1 potentiomètre 500.000 S. I.....	82
1 condensateur 2 x 12 MF 500 V.....	200
1 cordon secteur avec fiche.....	75
4 boutons.....	80
Vit, écrous, rondelles, clips, relais etc.....	90
2 ampoules de cadran.....	49
4 supports lampe octal.....	40
2 supports lampe américaine 6 broches.....	30
1 support lampe américaine 4 broches.....	15
3 plaquettes (AT - PU - HPS).....	21
Fils et câbles.....	100
16 condensateurs.....	310
14 résistances.....	90
1 jeu de lampes (80-89-6C5-6116-6L7-6E8-6G5).....	3.500
Taxes 2,82 %.....	403
Emballage.....	300
Port pour la métropole.....	445
Total.....	15.658

Note. — Toutes ces pièces peuvent être vendues séparément. — Les frais de port et emballage s'entendent uniquement pour la Métropole. Nous consulter pour les frais d'expédition aux colonies. Expédition contre mandat à la commande, à notre C. C. P. 443-39 Paris.

COMPTOIR M. B. RADIOPHONIQUE

160, Rue Montmartre, PARIS-2^e.
Face rue Saint-Marc. Métro : BOURSE

LE 3175 A. T.

(Lire le début de cette étude sur la planche dépliable.)

La cosse 1 étant relative au blindage des lampes et la cosse 2 à un des côtés du filament. À l'aide de fil de câblage, on réunit la cosse non encore utilisée de l'enroulement chauffage lampe à la cosse 1 du support de la 89. Cette cosse est reliée à la cosse 7 du support de la 6C5, laquelle est connectée à la cosse 7 du support de la 6H6 qui est réunie à la cosse 7 du support de la 6L7, laquelle enfin est reliée à la cosse de même numéro de la 6E8.

On relie la prise antenne-télévision à la cosse antenne-télévision du bloc d'accord. On relie également la ferrure-antenne de la plaque A-T à la cosse antenne du bloc d'accord. La ferrure terre de cette plaque est réunie à la masse.

Entre la cosse 8 du support de la 6E8 et la masse, on soude une résistance de 200 Ω et un condensateur de 0,1 μF.

Entre la cosse 3 et la cosse 5, on soude une résistance de 40.000 Ω. La cosse 5 est reliée à la cosse Gr. osc. du bloc par un condensateur au mica de 65 cm. Entre la cosse 6 du support de la 6E8 et la cosse Pt. osc. du bloc d'accord, on soude un condensateur au mica de 400 cm. Entre la cosse 6 et la cosse d du premier transformateur MF, on soude une résistance de 25.000 Ω. La cosse Gr. mod. du bloc d'accord est réunie à la cosse a du relais A par un condensateur au mica de 185 cm. Entre la cosse a et la cosse c du premier transformateur MF,

on soude une résistance 1 MΩ. Sur la cosse a, on soude également un fil qui passe par le trou T2 pour atteindre la corne de la 6E8. À l'extrémité de ce fil, on soude un clips de grille.

Une des cages du condensateur variable est réunie à la cosse CV du bloc d'accord tandis que l'autre cage est reliée à l'autre cosse CV de cet organe. Ces deux connexions passent par le trou T1.

Entre la cosse 4 du support de la 6E8 et la cosse n du second transformateur MF, on soude une résistance de 25.000 Ω. Cette cosse 4 est reliée à la masse par un condensateur de 0,1 μF.

La cosse 3 du support de la 6E8 est reliée à la cosse b du premier transfo MF. Entre la cosse c du premier transfo MF et la cosse n, du bloc d'accord, on soude un condensateur au mica de 85 cm.

Sur la cosse supérieure du transformateur MF, on soude un fil qui doit atteindre la corne de la 6L7. À l'extrémité de ce fil, on soude un clips de grille.

La fourchette du condensateur variable est soudée à la masse et elle est réunie à la cosse masse du bloc d'accord.

La cosse c du premier transformateur MF est réunie à la cosse 6 du support de la 6L7, laquelle est reliée à la cosse 5. Entre la cosse 6 et la masse, on soude un condensateur de 0,1 μF. Entre cette cosse 6 et

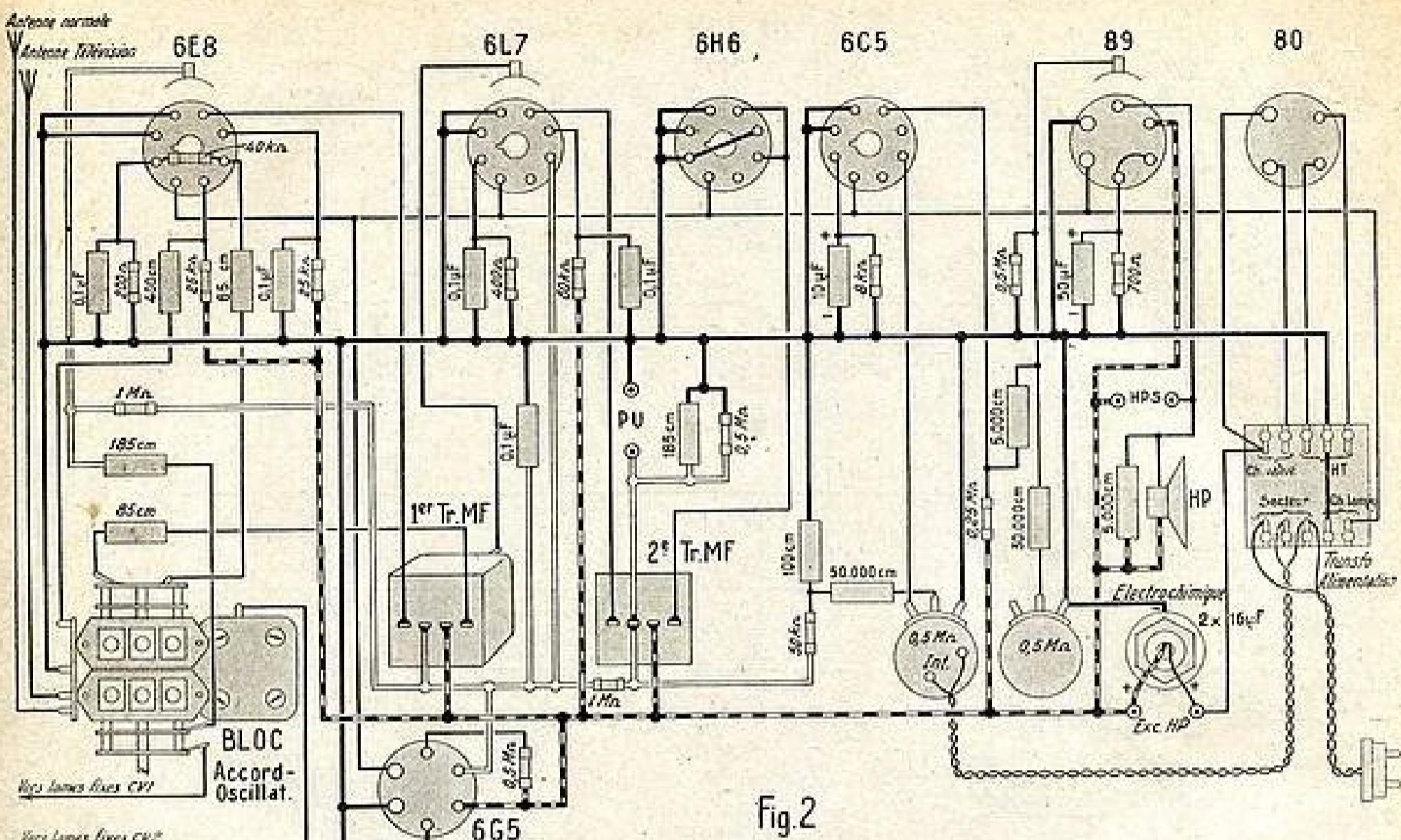


Fig.2

la cosse *g* du second transformateur MF, on soude une résistance de $1\text{ M}\Omega$.

Entre la cosse 8 du support de la 6L7 et la masse, on soude une résistance de $400\ \Omega$ et un condensateur de $0.1\ \mu\text{F}$. La cosse 4 de ce support est réunie à la cosse *h* du second transformateur MF par une résistance de $60.000\ \Omega$. Entre la cosse 4 et la masse, on soude un condensateur de $0.1\ \mu\text{F}$. La cosse 3 du support de la 6L7 est connectée à la cosse *f* du second transformateur MF.

Une des cosses de la plaquette PU est reliée à la cosse *g* du second transformateur MF. La seconde cosse de la plaquette PU est réunie à la masse. La cosse *h* du second transformateur MF est réunie par une connexion à la cosse 3 du support de la 89. Cette cosse *h* est aussi reliée à la cosse *d* du premier transformateur MF.

Les cosses 3 et 5 du support de la 6H6 sont réunies ensemble et à la cosse *i* du second transformateur MF. Les cosses 4 et 8 de ce support de lampe sont reliées ensemble et à la masse. La cosse *g* du second transformateur MF est connectée à la cosse *j* du relais B. Entre cette cosse *j* et la masse, on soude un condensateur au mica de 185 cm et une résistance de $0.5\text{ M}\Omega$. Entre cette cosse *j* et la cosse *k* du relais C, on soude une résistance de $50.000\ \Omega$. La cosse *k* est reliée à la cosse du curseur du potentiomètre de puissance par un condensateur de 50.000 cm . Entre la cosse *k* et la masse, on soude un condensateur au mica de 100 cm . Sur une des cosses extrêmes de cet organe, on soude un fil blindé qui atteint la cosse 5 du support de la 6C5. La gaine blindée de ce fil est soudée à la masse.

L'autre cosse extrême du potentiomètre est reliée à la masse.

Sur la cosse 8 du support de la 6C5, on soude une résistance de $8.000\ \Omega$ et le pôle positif d'un condensateur de $10\ \mu\text{F}$. L'autre fil de la résistance et le pôle négatif du condensateur sont réunis à la masse.

Entre la cosse 3 du support de la 6C5 et la cosse 3 du support de la 89, on soude une résistance de $250.000\ \Omega$. Entre la cosse 3 du support de la 6C5 et la cosse 1 du relais D, on soude un condensateur de 50.000 cm . Sur la cosse 1, on soude un fil qui passe par le trou T4 pour atteindre la corne de la 89. À l'extrémité de ce fil, on soude un clip de grille. Sur la cosse L, on soude aussi un condensateur de 30.000 cm dont l'autre fil est relié à la cosse du curseur du potentiomètre de tonalité, une des cosses extrêmes de cette pièce est reliée

à la masse. Entre la cosse 1 et la mas, on soude une résistance de $0.5\text{ M}\Omega$.

Les cosses 4 et 5 du support de la 89 sont réunies ensemble. Sur la cosse 5, on soude une résistance de $700\ \Omega$ et le pôle positif d'un condensateur de $50\ \mu\text{F}$. L'autre fil de la résistance et le pôle négatif du condensateur sont soudés à la masse.

La cosse 3 du support de la 89 est connectée à une des ferrures de la plaque HPS. L'autre ferrure de la plaque HPS est réunie à la cosse 2 du support de la 89. Entre les deux ferrures de

LISTE DU MATERIEL

- 1 châssis.
- 1 ensemble condensateur variable 2×0.46 et cadran.
- 1 jeu de bobinage 5 gammes comprenant deux transformateurs MF bifiéquence.
- 1 transformateur d'alimentation.
- 1 fusible de transformateur.
- 1 haut-parleur, 21 cm, excitation 1.800 Ω .
- 1 jeu de lampes 6E8, 6L7, 6H6, 6C5, 89, 80, 6G5.
- 1 potentiomètre $0.5\text{ M}\Omega$ avec interrupteur.
- 1 potentiomètre $0.5\text{ M}\Omega$ sans interrupteur.
- 1 condensateur de filtrage $2 \times 16\ \mu\text{F}$ 500 V.
- 1 cordon secteur.
- 4 boutons.
- 2 tiges filétées pour indicateur d'accord.
- 1 passe-fil caoutchouc.
- 3 clips de grille.
- 3 relais 2 cosses.
- 2 ampoules cadran 6.3 V 0.1 A.
- 4 supports de lampes octal.
- 2 — — 6 broches.

1 support de lampes 4 broches.
1 plaquette AT.

1 — PU.
1 — HPS.

Vis écrous.

Fil de câblage, fil blindé, fil de masse, fil 3 conducteurs.

Résistances :

1	$200\ \Omega$	$1/2\text{ W}$
1	$400\ \Omega$	$1/2\text{ W}$
1	$700\ \Omega$	$1/2\text{ W}$
1	$8.000\ \Omega$	$1/2\text{ W}$
2	$25.000\ \Omega$	$1/2\text{ W}$
1	$40.000\ \Omega$	$1/4\text{ W}$
1	$50.000\ \Omega$	$1/4\text{ W}$
1	$60.000\ \Omega$	$1/2\text{ W}$
3	$500.000\ \Omega$	$1/4\text{ W}$
2	$1\text{ M}\Omega$	$1/4\text{ W}$

Condensateurs :

1	65 cm mica.
1	100 cm —
2	185 cm —
1	400 cm —
1	5.000 cm papier.
1	30.000 cm —
2	50.000 cm —
5	$0.1\ \mu\text{F}$.
1	$10\ \mu\text{F}$ 50 V.
1	$50\ \mu\text{F}$ 50 V.

cette plaquette, on soudé un condensateur de 5.000 cm.

Une des cosses chauffage valve du transformateur d'alimentation est reliée à la cosse 1 du support de la 80. L'autre cosse du secondaire chauffage valve est connectée à la cosse 4 de ce support. Une des cosses extrêmes de l'enroulement HT du transformateur est réunie à la cosse 2 du support de la 80, tandis que l'autre cosse extrême de cet enroulement est reliée à la cosse 3 de ce support. Sur la cosse 3 du support de la 80, on soudé un des fils positifs du condensateur de filtrage $2 \times 16 \mu F$. L'autre fil de ce condensateur est soudé sur la cosse 4 du support de la 80.

On passe le cordon secteur par le trou T5, un des brins est soudé sur une cosse secteur du transformateur d'alimentation et l'autre brin sur la cosse m. On fait une torsade avec du fil de câblage. Un des brins de cette torsade est soudé sur la seconde cosse secteur du transformateur et l'autre brin sur la cosse m. À son autre extrémité, chaque brin est soudé sur une cosse de l'interrupteur du potentiomètre de puissance.

On peut alors mettre en place le cadran du condensateur variable. Sur ce cadran, on fixe à l'aide de tiges filetées le support de l'indicateur d'accord 6G5.

Le cadran possède deux lampes d'éclairage. La cosse centrale des supports de ces ampoules est soudée sur la pince de fixation, de manière à être à la masse. Les cosses relatives au corps filé de ces supports sont réunies ensemble et à la cosse 7 du support de la 6G5. Cette dernière connexion passe par le trou T6.

Entre la cosse 2 et la cosse 4 du support de la 6G5, on soudé une résistance de $0.5 M\Omega$. Ce support est réuni au reste du montage par un cordon à trois fils. Le fil blanc est soudé sur les cosses 5 et 6 du support, le fil rouge sur la cosse 4 et le fil vert sur la cosse 3. Ce cordon passe par le trou T3. A l'intérieur du châssis, le fil blanc est soudé sur la cosse 2 du support de la 6H6, le fil rouge sur la cosse h du second transformateur MF et le fil vert sur la cosse 5 du support de la 6L7.

Le haut-parleur est relié au montage par un cordon à trois fils. Le fil rouge de ce cordon est soudé sur la cosse 4 du support de la 80 et à son autre extrémité sur une des cosses excitation du haut-parleur. Le fil jaune est soudé d'une part sur la cosse 3 du support de la 89 et d'autre part sur l'autre cosse excitation et sur une cosse modulation du haut-parleur. Enfin, le fil bleu est soudé d'un côté sur la cosse 2 du support de la 89 et de l'autre sur la seconde cosse modulation du haut-parleur.

L'indicateur de gamme du cadran est commandé par un fil qui s'enroule sur un tambour qui se fixe sur l'axe du bloc d'accord. Cette liaison doit se faire de manière que le contacteur du bloc étant tourné à fond vers la droite, en regardant le récepteur de face le voyant de l'indicateur, soit en regard de l'indication PU. En tournant l'axe du bloc d'accord vers la gauche, le voyant doit venir successivement en face des repères GO, PO, etc.. On s'assurera que le condensateur variable ayant ces lames mobiles complètement engagées dans les lames fixes, l'aiguille du cadran se trouve devant la graduation 180. Le cadran possède une échelle graduée de 0 à 180.

Véridique notre récepteur terminé ; une vérification minutieuse du câblage s'impose afin de s'assurer qu'aucune erreur n'a été commise ; après quoi, il ne reste plus qu'à monter les lampes, y compris celles de cadran sur leurs supports, à placer le cavalier fusible du transformateur dans

UN CIRCUIT EXPANSEUR CONTRE DISTORSION

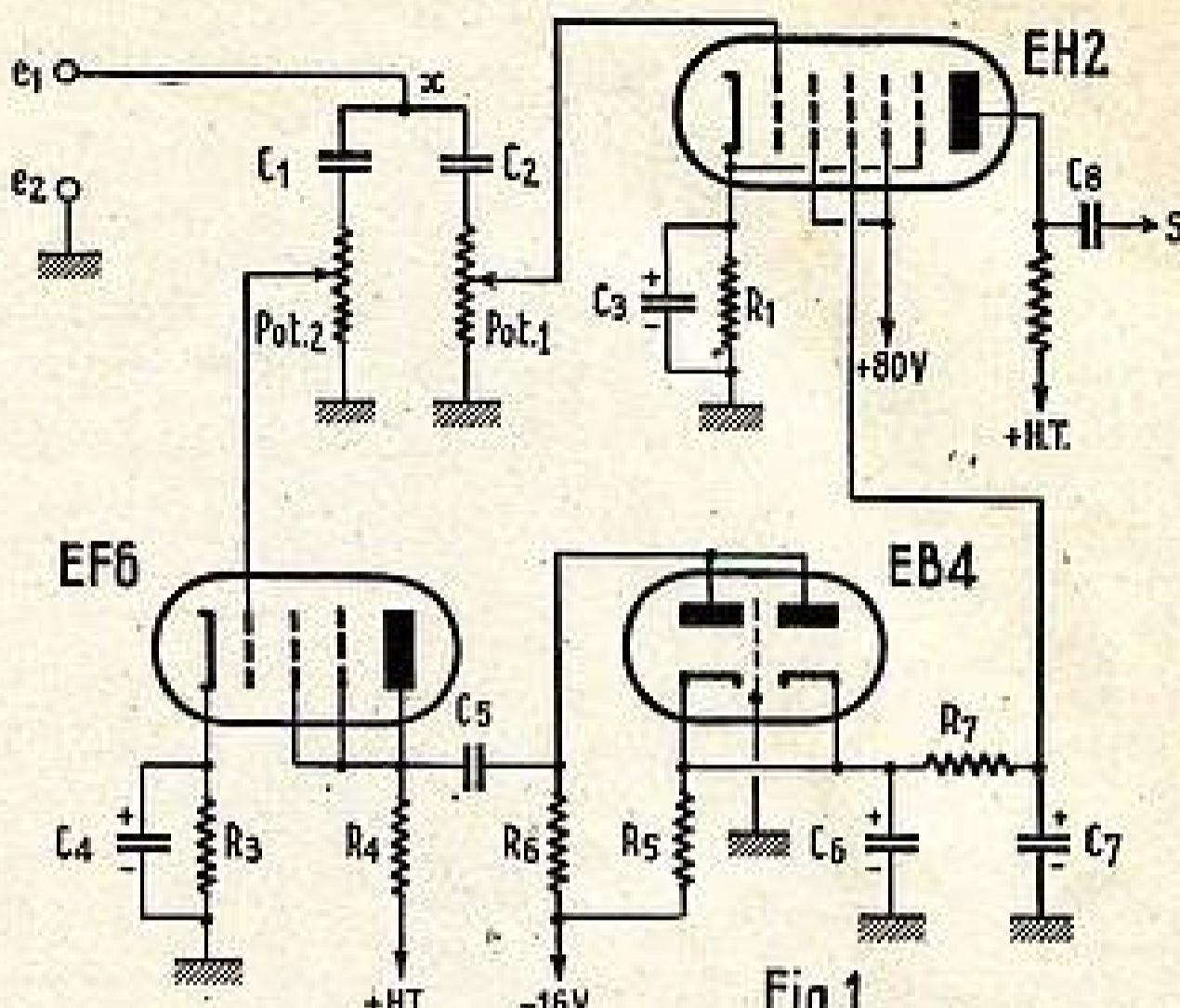


Fig.1

Le but poursuivi est le suivant :

1^e Donner du relief sonore à l'audition. Une amplification finale suffisante doit être prévue et de même un haut-parleur de grand diamètre capable de reproduire les fréquences basses.

Il est intéressant d'utiliser un haut-parleur « duo-cone » associant un pavillon à faible ouverture pour la reproduction des fréquences élevées, et à grande ouverture pour la reproduction des fréquences basses.

2^e Restituer à l'audition sa qualité primitive, c'est-à-dire faire dans la mesure du possible de la « haute fidélité » ceci par élimination des distorsions introduites dans l'émission et la réception.

En fait, l'emploi d'émissions situées à 9 Kc d'intervalle ne permet pas la reproduction de fréquences supérieures à 4.500 périodes ce qui est un inconvénient.

Principe de l'expansion contre distorsion.

Une fraction de la tension détectée, donc de B1², est envoyée sur un détecteur rendant de la T.B.F. (très basse fréquence) laquelle après filtrage donne une tension continue dont la valeur moyenne est égale à la valeur moyenne de l'onde portante qui supporte la modulation.

Cette tension continue est envoyée sur la grille modulatrice d'une heptode, ce qui (Suite page 32.)

la position convenable et à procéder aux essais et à l'alignement des circuits.

Mise au point.

Ce récepteur, malgré ses particularités, est d'une mise au point facile. On commence par vérifier que le fonctionnement est correct en essayant de copier des émissions sur la gamme PO. Pour cela, on branche une antenne sur la prise antenne normale du poste. Si le montage est bien exécuté, la réception des stations doit être instantanée.

On passe alors à l'alignement des circuits. On commence par régler les transformateurs MF (section normale) sur 472 Kc. On accorde ensuite la section télévision de ces organes sur 4,4 Mc. Pour ce faire, on place le bloc d'accord sur la position gamme télévision. Les noyaux de cette section des transformateurs MF sont ceux placés au bas de ces pièces.

Ces réglages se font suivant la méthode habituelle que nos lecteurs connaissent bien.

On procède ensuite au réglage des circuits du bloc d'accord. On commute sur la gamme PO. On accorde le poste sur 1.400 Kc et on règle les trimmers PO.

Pour tous ces réglages, nous rappelons que l'accord exact est obtenu lorsque l'indicateur cathodique d'accord est fermé au maximum. On accorde le poste sur 504 Kc et on règle les noyaux PO.

On met le commutateur de gamme dans la position GO et on accorde le poste sur 265 Kc. On agit sur les trimmers GO de manière à obtenir l'accord exact. On passe alors sur 160 Kc et on règle les noyaux GO.

On passe sur OG2. On accorde le récepteur sur 12 Mc et on retouche les trimmers de cette gamme. On accorde le poste sur 6 Mc et on agit sur le noyau OG2.

On commute sur la gamme OG1, on retouche le trimmer de cette gamme après avoir réglé le poste sur 20 Mc. et le noyau lorsque le poste est accordé sur 15 Mc.

En dernier, on met le poste dans la position télévision et on l'accorde sur 42 Mc. on agit alors sur les noyaux de cette gamme. La disposition des trimmers et noyaux sur le bloc est donnée à la figure 5.

Lorsque toutes ces opérations sont terminées, notre récepteur est près à prendre place dans son ébénisterie. Soyez assuré qu'il fera grand honneur à son réalisateur.

A. BARAT.

UN CIRCUIT EXPANSEUR CONTRE DISTORSION

(Suite de la page 31)

fait varier le courant plaque d'une façon tendant à creuser la modulation dans un sens et à l'accroître dans l'autre sens.

Le *relief musical* se trouve ainsi augmenté et aussi voisin que possible de l'émission originale.

Montage pratique.

La figure 1 précédente montre la disposition générale utilisée.

La tension de signal BF issue d'un détecteur radio ou d'un pick-up est appliquée entre les bornes d'entrée *e1* et *e2*.

Cette tension se divise au point *S* entre la préamplificateur EH2 et l'ensemble EF6+EB4.

Des potentiomètres dosieurs *Pot 1* et *Pot 2* sont prévus avec des condensateurs série *C1* et *C2*.

La pentode EH2 fonctionne en préamplificateur BF. Polarisation par *R1*, *C3*. Plaque chargée par *R2*, sortie *S* à travers le condensateur *C8*.

Le point *S* est relié à la grille de la lampe finale.

Le potentiomètre *Pot 1* permet de doser le volume de son par contrôle de l'amplitude de tension appliquée à la lampe EH2.

Le potentiomètre *Pot 2* contrôle l'effet de contraste.

Ce potentiomètre permet en effet de prélever une fraction plus ou moins importante (qui peut être nulle) de la tension de signal appliquée entre *e1* et *e2*.

La fraction de tension de signal prélevée à travers *Pot 2* est appliquée à la grille de la EF6 montée en triode.

La tension prélevée sur *Pot 2* et appliquée sur la grille de la EF6 apparaît après amplification par la même lampe aux bornes de la résistance *R4*.

Cette tension BF est détectée par la duo-diode EB4.

Les deux éléments diodes de cette lampe sont séparés par un écran qui assure l'indépendance des fonctions : par exemple un élément diode détecteur et un élément diode producteur de tension V.C.A. différent.

Le cas ne s'applique pas en la circonsistance mais il reste utile de mettre l'écran à la masse.

La tension BF détectée est appliquée à un filtre constitué par la résistance *R7* complétée par les capacités *C6* et *C7*.

Il en résulte une tension continue qui est appliquée sur la grille modulatrice de l'heptode EH2.

Caractéristiques des lampes utilisées.

La figure 2 en *a*, *b* et *c* montre le brochage des lampes EH2, EF6 et EB4.

Ces lampes sont chauffées sous 6,3 volts et 0,2 ampère.

Matériel à utiliser.

Pot 1 = *Pot 2* = 1 mégohm.
R1 = 300 ohms.

R2 = 50 à 100 K.
R3 = 300 w.
R4 = 100 K.
R5 = *R6* = 200 K.
R7 = 500 K.
C1 = *C2* = 20.000 centimètres.
C3 = *C4* = 8 μ F électro-chimiques.
C5 = 20.000 centimètres.
C6 = *C7* = 8 μ F électro-chimiques.
C8 = 20.000 centimètres.

R. T.

POUR L'ISOLEMENT DES BOBINAGES

Il est souvent difficile de se procurer de petites quantités de papier isolant pour mettre entre couches ou entre enroulements d'un transformateur ou de tout autre bobinage. Par contre, on peut obtenir avec beaucoup moins de difficulté de la paraffine, ce qui permet de faire soi-même du papier paraffiné.


Voici comment on peut procéder : placer la paraffine dans un récipient allant au feu, la faire fondre et bouillir. D'autre part, on découpe à la hauteur voulue des

bandes de papier mince, par exemple dans les feuilles servant à faire des doubles à la machine à écrire. Ces bandes sont immergées dans la paraffine, puis on les laisse sécher avant de les utiliser.

Il faut noter que la paraffine fond aux environs de 50° C et qu'en conséquence le papier paraffiné convient seulement pour l'isolation de bobinages qui, en fonctionnement, ne dépassent pas cette température.

M.A.D.

MESURE DU COURANT DE GRILLE

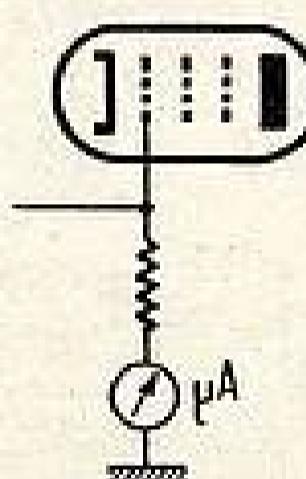

En principe le courant de grille des tubes utilisés dans les récepteurs et amplificateurs travaillant en classe A est nul, sauf dans la grille de l'oscillateur local pour le changement de fréquence, où ce courant a une intensité variant entre 100 et 200 μ A.

Si le courant grille n'est pas nul, il en résulte des distorsions : c'est pourquoi il est prudent de brancher un microampèremètre dans le circuit grille pour s'en assurer. On le connecte suivant les indications de la figure ci-dessous, c'est-à-dire le pôle positif à la masse et l'autre pôle à l'extrémité de la résistance grille qui normalement se trouve reliée à la masse.

M. A. D.

POURQUOI ACHETER UN FER À SOUDER ?

Il vous sera possible de le fabriquer vous-même en lisant notre brochure :

LES FERS À SOUDER

à l'électrode, au gaz, etc...
10 modèles différents facile à construire,
réalisés par J. RAPPE.

PRIX : 30 francs

COLLECTION :
les techniques de Système D

Ajoutez la somme de 5 francs pour frais d'expédition à votre librairie ou chez le postal (C.C.P. 259-103) adressé à la SOCIÉTÉ PARISIENNE D'ÉDITION, 43, rue de Dombasle, Paris 10^e. Ou demandez-là à votre librairie qui vous la procurera. (exclusivité Hachette.)

Le Cinéma gratuit ?

Tout Bricoleur peut l'installer chez lui.

Vous vous en convaincrez en lisant notre nouvel album

POUR CONSTRUIRE

SOI-MÊME


- Un projecteur cinéma double grille 9 mm. 8.
- Ensemble montage et visionneuse pour film ciné 9 mm. 8.
- Un écran portatif à pieds.
- Comment transformer un projecteur ciné standard 35 mm. en projecteur 9 mm. 8.

Par A. GRIMBERT

Un album format 24 x 32 contenant tous les détails de construction et illustré de 25 dessins cotés.

PRIX : 60 francs.

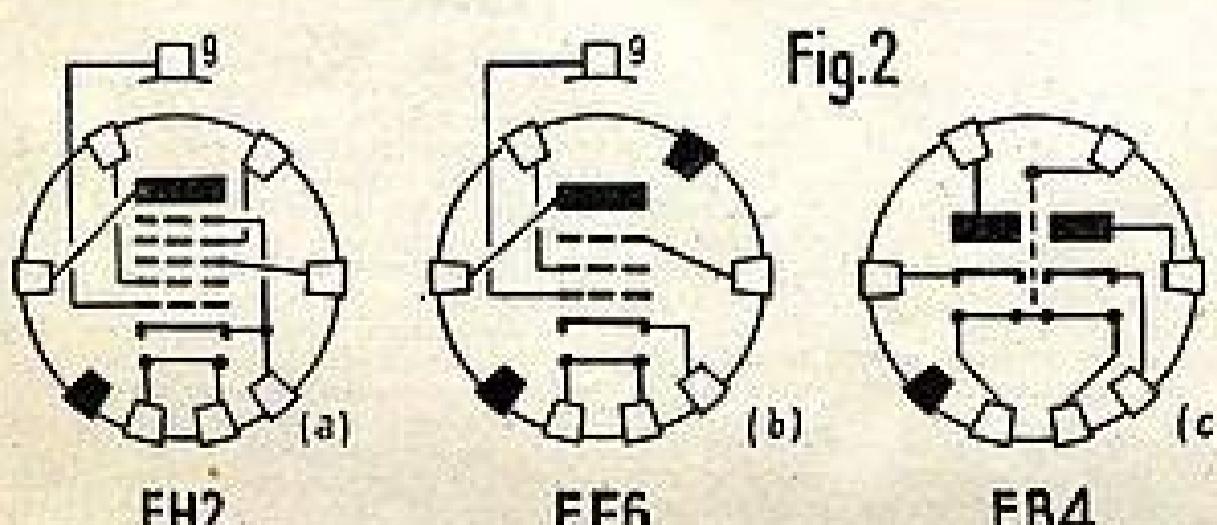Ajoutez 20 francs pour frais d'expédition à votre librairie ou chez le postal (C.C.P. 259-103) adressé à la SOCIÉTÉ PARISIENNE D'ÉDITION, 43, rue de Dombasle, Paris 10^e ou demandez-le à votre librairie qui vous le procurera. (exclusivité Hachette.)



L'ÉLIMINATION DES PARASITES

SOLUTIONS MODERNES

par R. TABARD, secrétaire général du Radio-Club de France.

Les parasites — qui troublent désagréablement les réceptions — sont soit *naturels* soit *artificiels*.

Au premier rang des parasites *naturels* viennent les décharges atmosphériques et à la suite les troubles d'origine cosmique.

Quant aux parasites *artificiels*, il s'agit essentiellement de troubles d'origine industrielle, d'où le nom de *parasites industriels* qui leur est également donné.

Parmi ceux-ci on compte surtout ceux dus aux moteurs, aux vibrateurs, aux voitures et plus rarement aux transformateurs dus à une manipulation télégraphique plus ou moins voisine.

Classification des parasites.

Tout d'abord les parasites sont *apériodiques*, de sorte que leur action se fait sentir sur toutes les gammes, ce qui explique la difficulté de leur élimination.

En effet, si un parasite avait une fréquence fixe, il serait assez facile d'établir un filtre en provoquant l'absorption.

Pour ailleurs, les parasites peuvent être classés suivant leur durée et, pour une durée donnée, suivant leur fréquence.

On se trouve ainsi conduit à parler de *trous de parasites* exactement comme on parle de *trous d'ondes* en *ondes amorties*.

Du point de vue *réception*, il y a lieu pour fixer les idées de considérer un rapport : signal/parasite.

Classification des antiparasites.

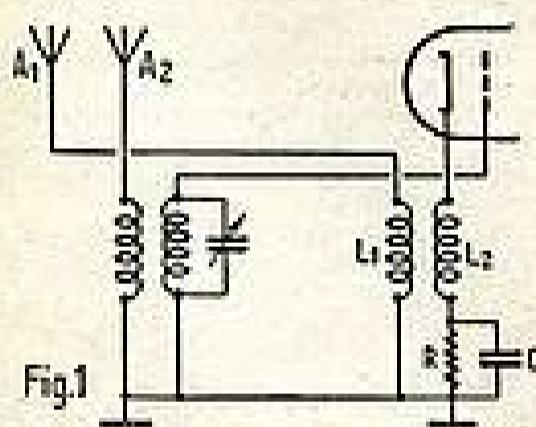


Fig.1

Un parasite entré dans un récepteur ne peut être éliminé, il *surcharge* le signal et de ce fait bénéficie de toute l'amplification donnée par le récepteur.

Une première solution consiste donc à s'opposer à son entrée dans le récepteur.

Dans le cas de parasites industriels, une bonne solution consiste à utiliser une *antenne surélevée* avec descente blindée.

Suivant l'expression consacrée, l'antenne se trouve *au-dessus* de la nappe de parasites.

La solution inverse, *antenne surbaissée*, est également utilisable, cas dans lequel l'antenne se trouve *au-dessous* de la nappe de parasites.

Si on poursuit dans cette voie, on aboutit à la solution de l'*antenne enterrée* : fil d'antenne placé dans une tubulure isolante (terre cuite) enterrée à faible profondeur.

Il est possible aussi d'utiliser des antennes blindées, par exemple un fil d'antenne placé à l'intérieur d'un prisme de fils, celui-ci mis à la terre.

L'efficacité de ce dispositif dépend de la *périodicité relative* du parasite.

Enfin, et dans un autre ordre d'idées, il convient de voir si les parasites ont une direction privilégiée, cas dans lequel il faut chercher l'orientation la plus favorable à donner à l'antenne.

Nous avons parlé des antennes blindées et de la hauteur de la nappe des parasites.

Complétons cette notion par celle de *faradisation* de l'installation réceptrice utilisable quand les parasites sont émis au niveau du sol, ce qui correspond particulièrement aux parasites émis par les voitures.

Dans cet ordre d'idées, une clôture métallique (grillage) entourant une habitation constitue une bonne — et assez inattendue — faradisation.

Il faut seulement prendre soin de mettre la clôture au sol en un assez grand nombre de points.

Pratiquement, les parasites industriels sont le plus souvent introduits dans le récepteur par les fils de ligne qui alimentent le transformateur, cas dans lequel il convient de prendre un transformateur à écran électrostatique entre primaire et secondaire.

Tous les transformateurs actuels sont équipés ainsi et donnent une *protection efficace* contre les parasites canalisés par les lignes.

Les méthodes d'opposition.

Le principe est élégant mais l'application est difficile. On s'arrange pour mettre en *opposition de phase* avec lui-même le signal parasite, ce qui correspond théoriquement à son annulation.

La figure 1 montre une première solution.

On admet théoriquement que l'une des antennes A1 ou A2 reçoit surtout le signal et l'autre les parasites.

Deux selfs L1 et L2 mettent les tensions parasites en *opposition*.

Pratiquement, cette condition est approximativement remplie en cherchant les meilleures directions à donner aux antennes A1 et A2.

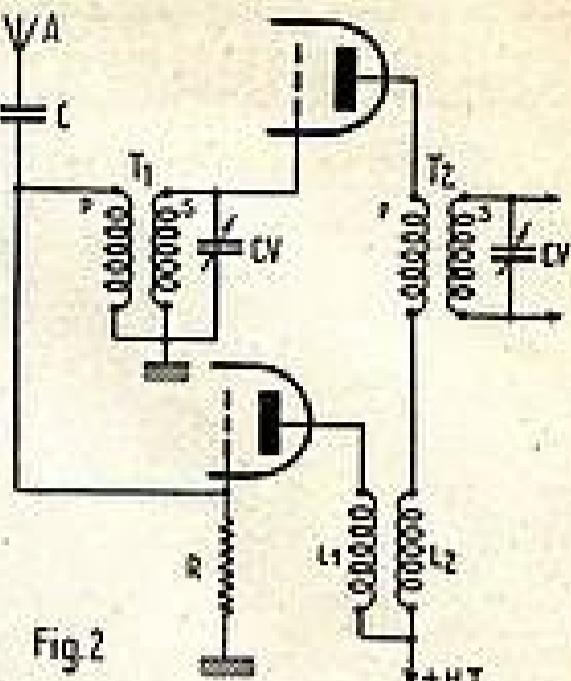


Fig.2

surtout sensible aux parasites sans période définie. La figure 2 montre le schéma correspondant.

La solution des filtres.

Comme déjà vu, les parasites sont *apériodiques* ou, suivant la définition même de l'*apériodicité* : *zone période définie*.

Il se peut par suite que le parasite ait une période « relative » située en dehors de la plus haute fréquence modulée à recevoir, soit plus de 4,5 Kc dans les conditions actuelles de réception.

Si le récepteur a une courbe de réponse assez plate (faible sélectivité) le parasite sera entendu.

Si, au contraire, le récepteur a une courbe de réponse *rectangulaire*, le parasite ne sera pas entendu.

Antiparasites écrêteurs.

Les dispositifs écrêteurs ont pour but de couper tout signal dépassant un certain niveau.

Partant de cette définition, on considère le parasite comme un signal et on le laisse passer avec une amplitude égale au plus à l'amplitude du signal réel.

Le principe utilisé pour l'établissement des écrêteurs est celui commun à toutes les régulations automatiques.

La figure 3 montre le schéma utilisé.

On remarquera d'abord que les lampes D1, V1 et V2 sont celles normales d'un récepteur et correspondent aux fonctions détection et amplification BF normales.

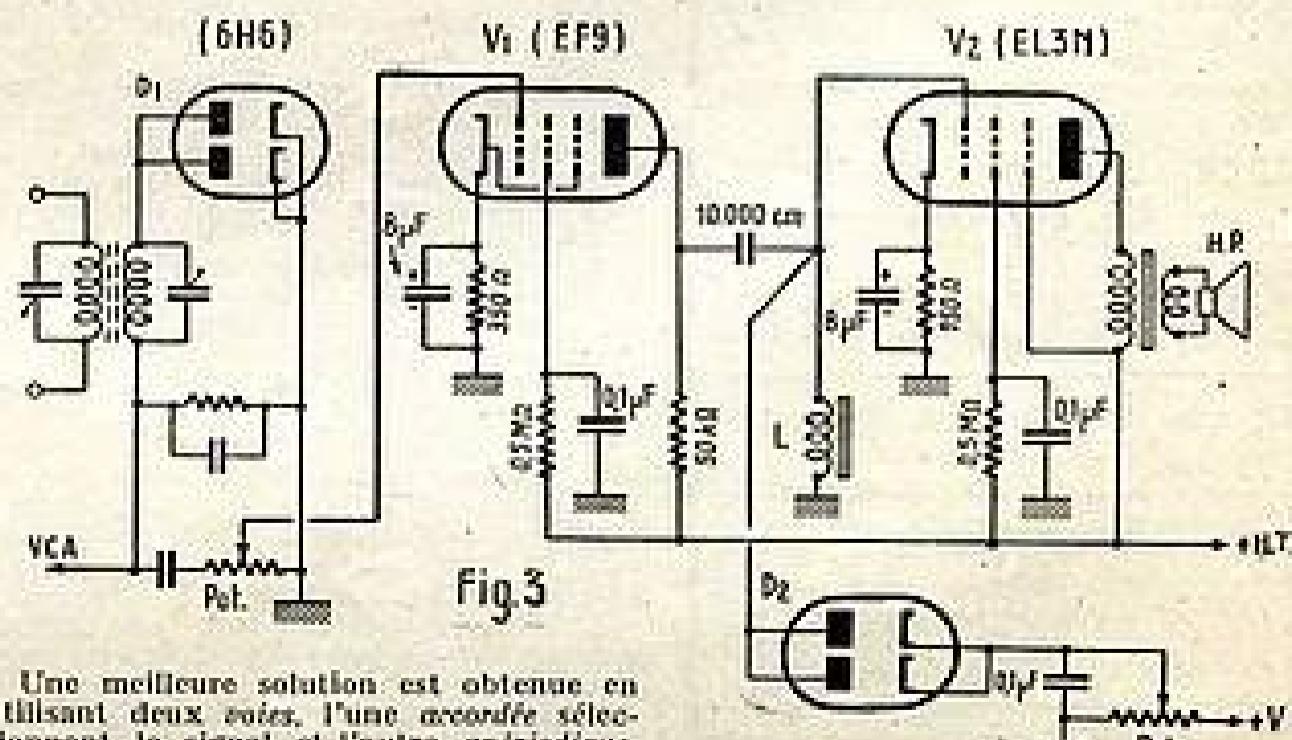


Fig.3

Une meilleure solution est obtenue en utilisant deux voies, l'une accordée sélectionnant le signal et l'autre apériodique,

MODES DE MONTAGES PEU CONNUS DES PICK-UP

En dehors des montages habituels, il est possible de faire agir un pick-up sur un récepteur, de plusieurs façons.

La figure 1 montre le cas où un pick-up est utilisé pour moduler une hétérodyne, laquelle agit comme un petit émetteur.

La fréquence de l'hétérodyne est choisie différente de celles des émissions de radio-phonie, ceci pour éviter les brouillages.

Sur cette figure, on a :

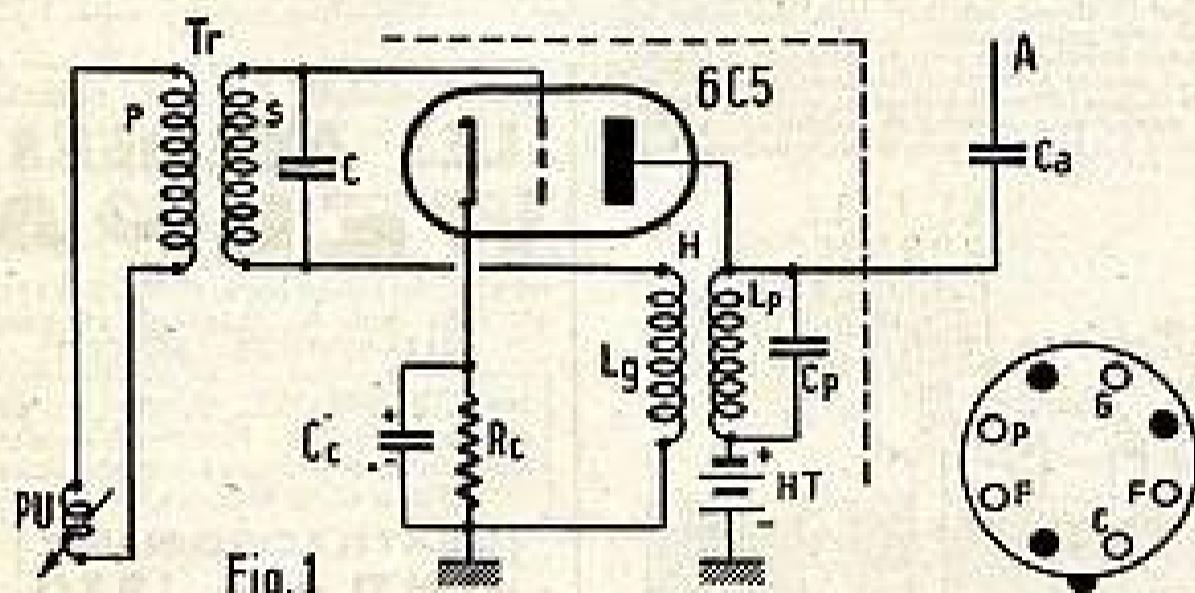


Fig.1

PU : pick-up. Tr : transformateur de couplage. C : 2.000 cm. R_c : de mille à quelques milliers d'ohms, valeur non critique. C_c : électrochimique = 8 μ F. H : bobinage oscillateur. C_p : condensateur d'accord de L_p, fixe, ajustable ou variable. H_T : valeur non critique, entre 100 et 250 V. C_a d'antenne : 200 cm. A est un brin de fil qui joue le rôle d'antenne.

La figure 2 montre le cas où la tension HF

La sortie de la ligne est reliée aux bornes antenne A et Terre T du récepteur R.

Le condensateur CV joue le rôle de contrôleur de volume de son.

Une autre solution consiste à moduler une hétérodyne avec un pick-up, à détecter la HF modulée ainsi produite et à envoyer la BF résultante à travers une ligne sur l'entrée BF d'un récepteur.

La figure 3 montre le schéma à utiliser.

Le pick-up PU module une lampe V1 montée en oscillatrice. La modulation peut aussi être faite dans la plaque, cas dans lequel le secondaire S du transformateur de modulation doit être placé en série dans le circuit plaqué.

La HF modulée produite par la lampe V1 est appliquée à travers une ligne à une détectrice V2. Cette ligne est couplée à la lampe V1 au moyen d'une self L et à la lampe V2 à l'aide d'une self L'. Deux condensateurs C et CV sont prévus en série dans la ligne. Le condensateur C est de grande taille par rapport à CV.

Celui-ci joue encore le rôle de contrôleur de volume de son.

La lampe V2 est une détectrice-grille montée de la façon habituelle.

Le circuit accordé d'entrée est noté L'' CV' et doit être réglé sur la fréquence donnée par la lampe hétérodyne V1.

La plaque de la lampe V2 est chargée par une résistance R (100.000 ohms pour une 6C5).

Liaison par capacité C et résistance r.

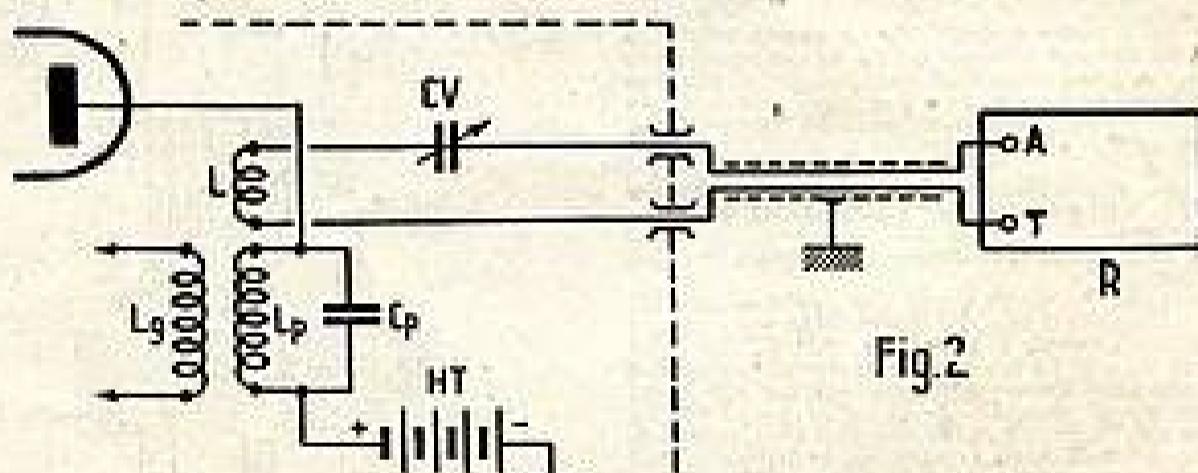


Fig.2

modulée est amenée au poste récepteur à travers une ligne à deux fils.

Cette ligne est couplée à la self plaque L_p à l'aide d'une self L placée en série avec un condensateur CV.

Cette ligne est blindée et le blindage mis à la masse.

Prendre C = 20.000 cm et r = 0,5 M Ω .

Le point de sortie s doit être mis en communication.

Sur les figures 1, 2 et 3 le pointillé indique le blindage. Les circuits indiqués devant être placés dans des caissons métalliques de préférence mis à la terre.

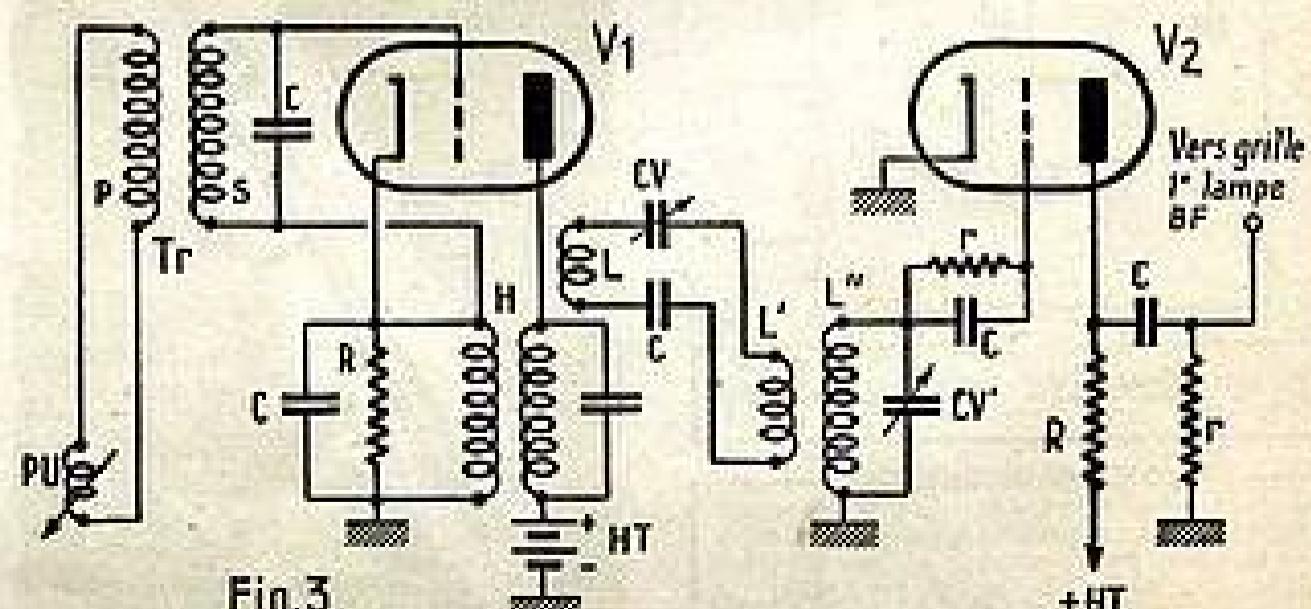


Fig.3

L'ÉLIMINATION DES PARASITES

(Suite de la page 34.)

Valeurs à utiliser.

Nous donnons ci-dessous la liste du matériel entrant dans la construction de l'antiparasite représenté par la figure 4.

T₁, T₂, T₃ : Transformateurs MF accordés sur 472 Kc.

Résistances :

R = 100.000 Ω .

R₁ = 300 à 1.000 Ω .

R₂ = 5.000 Ω variable.

R₃ = 100.000 Ω .

R₄ = 1 M Ω .

R₅ = 1 M Ω .

R₆ = 300 à 1.000 Ω .

R₇ = 20.000 Ω .

R₈ = R₉ = 100.000 Ω .

Pot. 1 = Potentiomètre 1 M Ω .

Pot. 2 = Potentiomètre 5.000 Ω .

Condensateurs :

C₁ = C₂ = C₃ = 0,1 μ F.

C₄ = 200 cm.

C₅ = 100 à 150 cm.

C₆ = 10.000 cm.

C₇ = C₈ = 0,1 μ F.

C₉ = 250 cm.

Lampes utilisées.

Nous donnons pour terminer, figure 5, le brochage des lampes utilisées.

Nous ajouterons, pour conclure que toutes ces lampes sont chauffées sous 6,3 et 0,3 ampères, ce qui permet d'utiliser une alimentation « tous courants ».

Enfin, nous restons à la disposition de nos lecteurs pour tous renseignements complémentaires éventuels.

R. T.

COURRIER DE RADIO-PLANS

Nous répondons par la voie du journal et dans le numéro du mois suivant à toutes les questions nous parvenant avant le 5 de chaque mois et dans les dix jours aux questions posées par lettre par les lecteurs et les abonnés de RADIO-PLANS, aux conditions suivantes :

1° Chaque lettre ne devra contenir qu'une question.

2° Si la question consiste simplement en une demande d'adresse de fournisseur quelconque, d'un numéro du journal ayant contenu un article déterminé ou d'un ouvrage de librairie, joindre simplement à la demande une enveloppe timbrée à votre adresse, écrite lisiblement, un bon réponse, une bande d'abonnement, ou un coupon réponse pour les lecteurs habitant l'étranger.

3° Si l'il s'agit d'une question d'ordre technique, joindre en plus un mandat de 100 francs.

● M. G. R., Saint-Maurice-des-Nœuds, souhaiterait apporter des modifications au récepteur décrit dans notre numéro 17.

En réponse à votre lettre du 1^{er} courant, nous vous informons que le remplacement de la 6-SI-7 du récepteur décrit dans le numéro 17 de Radio-Plans par un 6-N-7 n'affecte sans aucune modification du montage.

Pour la 6-15-X, il suffit de supprimer la résistance de 1 mégohm et le condensateur de 50.000 microfarads qui alimentent l'écran.

Si vous préférez une détection diode, notre service technique est à votre disposition pour vous en établir le schéma contre la somme de 250 francs.


Au cas où vous nous passeriez commande, nous vous serions obligés de bien vouloir nous en faire parvenir le montant par mandat ou virement à notre compte chèque postal n° 259-10, en rappelant au dos du mandat ou chèque l'usage auquel la somme envoyée est destinée à la référence ci-dessous indiquée, afin d'éviter tout retard.

En ce qui concerne le choix de cet appareil, nous vous conseillons de vous adresser à l'un de nos concessionnaires, par exemple : Comptoir M-H Radiophonique, 160, rue Montmartre, Paris, où fait que nous sommes une revue technique et que nous ne pouvons fournir aucun matériel, ni prix.

● M. R. demande un schéma simple d'oscillographe pour 472 kc/s dans le poste de l'« Allieur MP » (Radio-Plans n° 21).

Nous vous donnons ci-dessous le schéma le plus simple possible :

Vous prenez un vieux transfro de modulation (TRP) dont le primaire est branché directement sur secteur; le secondaire alimente le filament du tube VI (EIP9 par exemple). Le self L1 est constitué par un secondaire à peine enroulé d'une vieille moyenne sur 472 kc/s; L2 n'est que le primaire de la même moyenne. Le montage est du type ELCR, très stable et puissant. Le tube est mis en triode; on recueille la MP (472 kc/s) réglée par l'ajusteur CV1, sur l'anode du tube. Le condensateur C est à déterminer expérimentalement. Régler CV2 pour obtenir le maximum de puissance.

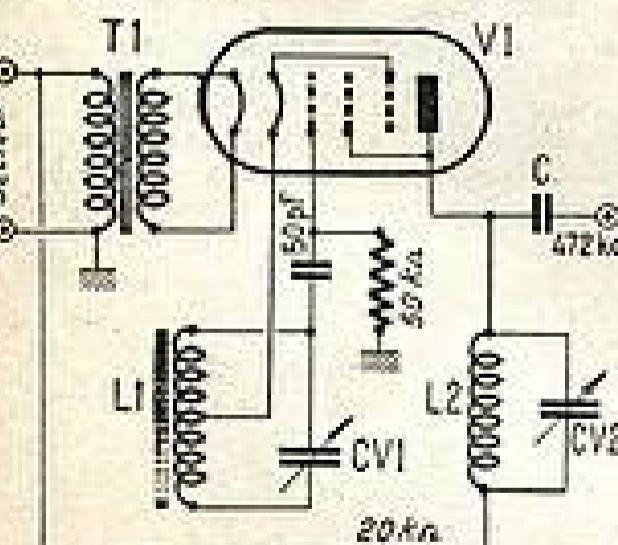

BON-RÉPONSE DE Radio-Plans

SOMMES ACHETEURS

de tous postes de radio U.S.A. : BC112-BC112-
BC118-AM108-SX28-1H0129X-1100-SUPER-PINA,
de tous ensembles américains et lots de tubes.
Prix offres toutes : R.T.C. 140, rue La Fayette,
PARIS (X^e). —

TÉLÉ-COURRIER

● M. X... abonné à "Télé-Courrier", nous demande les indications des bobinages d'un récepteur et la façon de les réaliser.

La réalisation de bobinages pour télévision est excessivement simple. Il y a plusieurs façons d'opérer ; en voici une, que nous croyons être des plus pratiques. Vous prenez un vieux condensateur de 50.000 (9,05 aF) — dont le diamètre est d'environ 12 millimètres — autour duquel vous enroulez votre fil ; comme l'écartement entre spires est égal, en principe, au diamètre du fil, vous prendrez deux longueurs de celui-ci que vous bobinerez ensemble côté à côté. Lorsque vous aurez obtenu le nombre de spires désiré (six en l'occurrence), divisez simplement le fil qui donne l'écartement. Soudez les extrémités de l'autre sur une barrette à cosses selon les indications de la figure 1.

Le fil que vous avez mis de côté est tout prêt à constituer le second bobinage (L2), également de 6 spires avec prise de cathode. Sa fixation se fera de la même manière que pour le précédent, à la seule exception que la partie sera directement souduée sur le fil ; la distance de cette séparation, comptée à partir de la masse, sera déterminée expérimentalement. Effectuée à 3/4 spire, elle nous a donné de bons résultats.

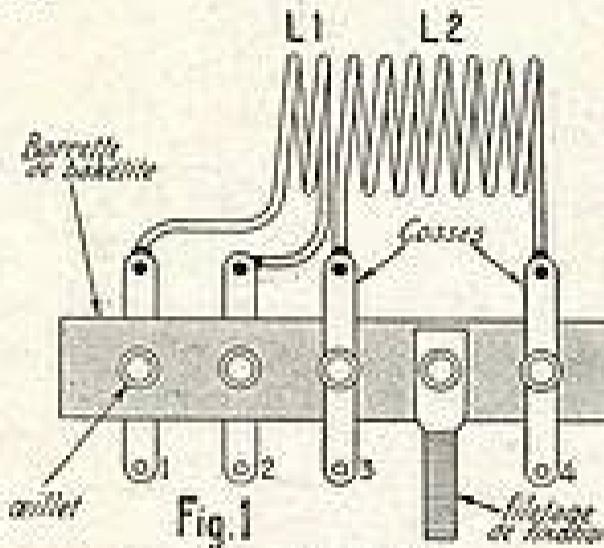


Fig.1

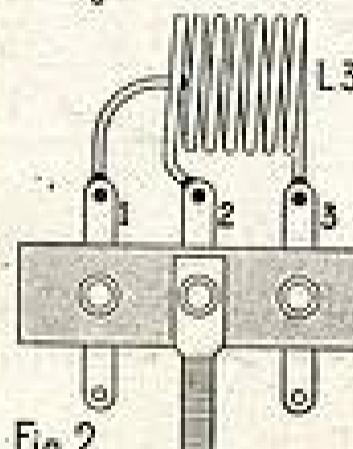


Fig.2

Matériel américain — R. Drosset informe ses clients habituels qu'il dispose actuellement d'un lot important d'appareils de mesures de laboratoire : 30 Test set ESDL-156H Weston et Triplitt, 35 lampemètres et analyseurs à partir de 17.000 fr. — 10 génératrices HF et LF Hickok à partir de 17.000 fr. — 20 multimètres Weston à partir de 4.500 fr. — 16 outil pour mesurer 100 microampèremètres Weston — 3 Signal Shifter Marconi — 3 Röder Channalyst RCA — 10 appareils de haute précision 774 Weston. Un autre, sont disponibles des jeux de lampes de construction à 1.980 fr. le jeu de 6 lampes. Pour les utilisateurs de 612 ou 613, 16.500 fr. le carton de 100 lampes. Condensateurs américains 3.000/1.000 volts au pyramidal et divers appareils de mesure d'occasion, soit en bon état, soit à remettre en état. Comme d'habitude, la rapidité d'envoi évite de ces lots empêche toute transaction avec la province — aucun envoi possible provisoirement, prenez rendez-vous à R.Drosset 32-39. (Communiqué.)

Radio-électriciens, une bonne nouvelle :

LES ATELIERS WELPA

créateurs des fameux postes ONDA 7 en 1938, ont repris leurs fabrications de récepteurs ULTRA-SENSIBLES et SÉLECTIFS.

Les ATELIERS WELPA n'ont pas de stand à la FOIRE DE PARIS mais invitent leurs clients de province à leur faire visite à l'usine où ils pourront admirer

L'EXTRAORDINAIRE ONDA 6 1950



6 lampes dont 1 oscillatoire. 4 gamme dont une OC étende (45 à 51 mètres). Bloc HF. WELPA 16 régates. Cadre miroir Copenhague. Concentration double par condensateur. Filament HF à pot fermé 44x44. Se fait également en poste HXTX pour les COLONIES étrangères — batterie d'auto (consommation 1 A). AUTRES MODELES de 5 à 8 lampes — RADIOPHONOS

QUALITÉ INCROYABLE PRIX IMBATTABLES

Demandez notre DOCUMENTATION et nos PRIX

ATELIERS WELPA

S.A.R.L. au capital de 1.000.000 de francs.
5 et 6, passage Touzalin, PARIS-XVII^e.
TÉLÉPHONE : GAL 51-64.
Porte d'Aubervilliers — Avenue 54.

RADIO-TUBES

132, rue AMELOT, PARIS-XI^e,
TÉLÉPHONE : RIC-Quatre 23-33.

VEND DES LAMPES NEUVES
EXPÉDIE A LETTRE LUL, CONTRE REMBOURSEMENT
TOUTES LES LAMPES, anciennes ou modernes.
TOUS LES TYPES : à entropôle, américaines, Hickok, octales, transconductrices, allemandes, télévision, etc., etc.

AUX MEILLEURS PRIX

QUELQUES JEUX EN RÉCLAME :
6A3-6A7-6B2-6C6-6T3 1.500
6A3-6A7-6B2-6C6-6C9 1.700
6C4-6C9-6C7-6C2-6C3 1.700
1H2-1T4-1Z2-204 (avec support) 2.300

EXCEPTIONNEL :

TUBE CATHODE CTS 2V1 « MAXON »
n° 601, premier choix. Valeur 5.000 francs.
SOLDE, avec son support 2.500

DOCUMENTATION GÉNÉRALE SUR NOS TYPES
EN STOCK, avec PRIX contre enveloppe timbrée.

FER À SOUDER
Toutes pièces interchangeables
GARANTIE 1 AN

Demandez Heille F-6

Dyna

18, AV. GIBERTI - PARIS-XI^e
TÉL. 03-03



AUDITEURS RADIO

NE GACHEZ PLUS VOS SOIRÉES
ÉCOUTEZ SANS PARASITES AVEC
LA

FAMEUSE PRISE ANTIPAR - J - CERUTTI

Des milliers de vendus
Contre remboursement ou mandat de 350 francs
Timbres acceptés

CÉRUTTI, 23, Av. Ch.-St-Venant LILLE

FUJI. RAPY

AUDAX

45, AV. PASTEUR
MONTEUIL (ISENE)
TÉL. AVE. 20-13 6 14

Représentants de la Seine : MM. Collée et Chaumont.

Dept. Exportation : SIEMAR, 62, rue de Rome, Paris
Télé : LEB. 00-76.

Un volume est un ami que l'on aime conserver.
Une reliure est indispensable pour le garder en bon état.
Vous pourrez la confectionner vous-même à peu de frais en lisant

Comment relier soi-même

LIVRES, JOURNAUX, REVUES

par H. BOURDELON

160 pages et 80 illustrations LE VOLUME :
Indispensable à tous les amateurs
d'art, de souvenirs et les bibliophiles. 120 francs

Ajoutez 25 francs pour frais d'expédition à votre mandat ou chèque postal (C.C.P. 259-10) adressé à la Société Parisienne d'édition, 43, rue de Dunkerque, Paris-10^e. — Aucun envoi contre remboursement.

L'ÉDITION 1950 'A PARU

CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE, ELLE SERA POUR VOUS UN VÉRITABLE OUTIL DE TRAVAIL, CAR ELLE CONTIENT :

- 1° L'ÉNUMÉRATION COMPLÈTE DE TOUTES LES PIÈCES DÉTACHÉES, ACCESSOIRES, APPAREILS, DE MESURES ET DE SONORISATION.
- 2° TOUS LES PRIX CORRESPONDANTS POUR L'ACHAT EN GROS ET LA VENTE AU DÉTAIL AINSI QUE TOUS LES AUTRES PRIX INDISPENSABLES CONCERNANT : DÉPANNAGE, LOCATION D'AMPLIS, etc., etc.
- 3° DES SCHÉMAS DE MONTAGE AVEC PLANS DE CABLAGE DE RÉCEPTEURS ET AMPLIS.

4° UN SCHÉMA AVEC PLAN DE CABLAGE D'UN RÉCEPTEUR DE TÉLÉVISION UTILISANT AU CHOIX LES TUBES DE 22 ET 31 CENTIMÈTRES.

- 5° UNE DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE SUR TOUTES LES LAMPES, Y COMPRIS LES NOUVEAUX TYPES AMÉRICAINS ET EUROPÉENS.

C'EST EN RÉSUMÉ...

L'OFFICIEL DE LA RADIO

QUI, EN PLUS D'UNE DOCUMENTATION TECHNIQUE TRÈS IMPORTANTE, VOUS FERA CONNAÎTRE TOUS LES PRIX OFFICIELS DES TRANSACTIONS DANS LE COMMERCE DE LA RADIO

Cet ouvrage de 232 pages, abondamment illustré, format 145 x 230 %, qui sera pour vous un instrument de travail de tout premier ordre, vous sera adressé contre la somme de

C.C.P. PARIS 1534-99

200 FRANCS

REMBOURSABLE A LA PREMIÈRE COMMANDE



**LE MATÉRIEL
SIMPLEX**,
4, RUE DE LA BOURSE
PARIS (2^e) - Tél. : RIC. 62-60

LA SÉRIE MUSICALE 1950

MOZART VI

SUPER " MEDIUM " ÉTONNANT MUSICALITÉ INÉGALÉE
Quatre positions de tonalité. Châssis en pièces détachées..... 5.290
ECH41 - EP41 - EAF41 - EL41 - EM4 - CZ40.
Prix..... 2.680
Haut-parleur 17 ou 21 cm. à aimant perm.

Avec

SCHUBERT VI

SUPER " MEDIUM " ÉTONNANT MUSICALITÉ INÉGALÉE
Quatre positions de tonalité. Châssis en pièces détachées..... 4.990
Prix..... 2.735
SRS - SRS - SATS - SACS - SX4 - EM4.
Haut-parleur 17 ou 21 cm. à excitation.

la barrette précâblée

GRAMREX SA

Le PREMIER SUPER " MEDIUM " DE LA SÉRIE
Châssis en pièces détachées... 4.790
SRS - SRS - SATS - SACS - SX4.... 2.290
Haut-parleur 21 ou 24 cm. à excitation.

QUELLE RAPIDITÉ !

DEBUSSY V

SUPER " MEDIUM " ÉTONNANT MUSICALITÉ JAMAIS ÉGALÉE
Quatre positions de tonalité. Châssis en pièces détachées..... 4.680
ECH41 - EAF42 - EL41 - CZ40 - EM4.
Prix..... 2.290
Haut-parleur 17 cm. à excitation.

QUELLE FACILITÉ !

REXO III+I

SUPER " MEDIUM " ÉCONOMIQUE
L'un des plus demandés. Châssis en pièces détachées..... 4.270
SRS - SRS - SY40 - SY40B.... 1.840
Haut-parleur 17 cm. à excitation.

HABILLEZ CES CHASSIS selon votre choix.

ÉBÉNISTERIES

Vernies au tampon. Très scintillantes.
SUPER MEDIUM. (Droite : 44x19x23).
Prix..... 1.490
Cache-loux + crème et marron 475
Tissu + dos..... 100

HAUT-PARLEURS GRANDES MARQUES

Excitation ou aimant permanent.
17 cm. 790 ou 990 cu..... 990
21 cm. 790 ou 990 cu..... 1.290
28 cm. A.P. pour HPS..... 3.290

RIMLUX SA

SUPER " BIJOU " ALTERNATIF
Châssis en pièces détachées.... 4.590
Présentation hors ligne, luxueux, bâtonnière spéciale (23x14x16)..... 990
UCH41 - UP41 - UAF41 - UL41 - UV41.
Prix..... 2.230
HP. 12 cm. AP..... 890 ou 990

LA BARRETTE

N'EST PAS OBLIGATOIRE
MAIS IL EST RECOMMANDÉ
DE L'UTILISER

COLONIES

3 MINUTES 13 GARS
SOCIÉTÉ RECTA
RECTA RADIO PARIS

MÉTRO : Gare-de-Lyon, Bastille, Quai-de-la-République, Assermette. AUTOBUS, de Montparnasse : 91; de St-Lazare : 20; des gares du Nord et de l'Est : 65.

SOCIÉTÉ RECTA : 37, avenue Ledru-Rollin, Paris (XII^e). Adresse télégraphique : RECTARADIO-PARIS

Tél. : DIDerot 84-14 — Fournisseur des P. T. T. et de la S. N. C. F. — C. C. P. 6963-99.

CES PRIX SONT COMMUNIQUÉS SOUS RÉSERVE DE RECIFICATIONS, ET TAXES EN SUS

ÊTES-VOUS
A LA
PAGE ?
L'AVEZ-VOUS
DÉJA
LU ?



PRINTEMPS
1950
AVEC SES
500
NOUVEAUX
PRIX
EN
BAISSE !

Siens demandez-nous d'urgence l'Echelle de Prix que nous éditions chaque nouveau trimestre comportant les prix les plus justes de 500 postes neufs. Car RECTA ne fait pas de lot! L'Echelle de Prix avec ses 500 prix condensés sur une seule et unique page, dans votre portefeuille, fera l'arbitre sur le marché de la radio.

SOYEZ LE BIENVENU

PENDANT LA
FOIRE DE PARIS
NOUS SERONS
HEUREUX
DE VOUS RECEVOIR

RECTA

RECTA

Venez et comparez nos réalisations modernes.
LA SÉRIE MUSICALE 1950

NOS

SUPERS MODERNES ÉCONOMIQUES avec leurs barrettes précâblées

Vous verrez que même un montage 8 lampes est facilement réalisable. Soyez à la page ! Utilisez la méthode nouvelle pour les postes

DE CONCEPTION MODERNE

Chaque jour la famille " RECTA " s'agrandit
Soyez des nôtres A BIENTOT !

BERLIOZ VI

Grand Super Musical comportant les derniers perfectionnements 1950 : Bloc PO, GO, OG et OG. ETALEE (Omega CASTOR IV) et le Super Cadran glace bronze (plan Copernic). Châssis en p. détaché : 5.890. Tubes : ECH42, EP41, EBC41, EL41, CZ40, EM4 : 2.645. H.P. 21 ou 24 cm. A.P. Pour habillage voir à droite : Grands Supers

LES SUPERS MODERNES ÉCONOMIQUES

◆ ◆ ◆ CARMEN TC5 ◆ ◆ ◆

Super Luxe. Dernière création. En Bakélite Spéciale. Type ovale (26x16x15). Châssis en p. détaché : 3.590. Tubes : UCH41, UP41, UBC41, UL41, UT42 : 2.230

GRAMLUX TC 5

SUPER " BIJOU " ULTRA-MODERNE

Châssis en pièces détachées.... 3.870

Présentation hors ligne, luxueux, bakélite spéciale. Dim. : 23x14x10..... 990

1280S, 128AS, 12AT6, 508S, 35W4 2.350

HP. 10 ou 12 cm. sim. perm. 890 ou 990

RIMREX TC 5

SUPER MODERNE ÉCONOMIQUE

Châssis en pièces détachées.... 3.390

UCH41 - UP41 - UAF41 - UL41 - UY42

Prix..... 2.230

Ébénisterie vernie ou gainée, 22x15x11.

Prix..... 950

HP. 10 cm. AP..... 790 ou 990

AMPLIREX III

Ampl. stéréo 6 watts. Châssis en p. détachées..... 2.950

GMT - SY4 - SY40B..... 1.195

AMPLIREX IV

AMPLIFICATEUR 8 WATTS

Châssis en p. détachées..... 4.790

EPS, 8JT, 8L2, SY30B..... 2.290

SCHÉMAS - DEVIS DÉTAILLÉS - DESCRIPTIONS GRATIS

(Adresser 20 francs pour frais d'envoi)

Toutes les pièces peuvent être livrées séparément.

LA SÉRIE MUSICALE 1950

GRAMREX PP 8

UNE SPLENDIDE RÉALISATION
8 LAMPES PUSH-PULL
ULTRA-MUSICAL

Quatre positions de tonalité. Châssis en pièces détachées..... 6.970
SRS - SRS - SATS - SACS - SACS - SACS - SACS - SACS..... 3.690
Haut-parleur 21 ou 24 cm. à excitation.

Avec

INTER-WORLD VII

9 gammes dont 6 O.C. éditées avec H.P.
ACCORDÉE. Trois positions de tonalité.
Châssis en pièces détachées.... 8.950
EP41 - ECH41 - EP41 - EAF41 - EL41 - EM4 et CZ40..... 2.990
Haut-parleur 21 ou 24 cm. à excitation.

la barrette précâblée

REXO PP 3

UNE REMARQUABLE RÉALISATION
1. 8 LAMPES PUSH-PULL
2 GAMMES O. C. CONTRA-RÉACTION
Châssis en pièces détachées... 8.390
ECH41 - EAF41 - EP41 - EL41 - EM4 et CZ40..... 3.850
Haut-parleur 21 ou 24 cm. à sim. perm.

QUELLE RAPIDITÉ !

GOUNOD VI

GRAND SUPER MODERNE
ULTRA MUSICAL
Quatre positions de tonalité. Châssis en pièces détachées..... 5.790
ECH41 - EP41 - ECH41 - EL41 - CZ40 - EM4..... 2.640
Haut-parleur 21 ou 24 cm. à excitation.

QUELLE FACILITÉ !

REXO VI

NOTRE SUPER VÉDETTE 49
Châssis en pièces détachées.... 5.190
SRS - SMT - 6GT - 6V6 - 6AF7 - SY30B
Prix..... 2.630
Haut-parleur 21 cm. à excitation.

HABILLEZ CES CHASSIS selon votre choix.

ÉBÉNISTERIES

Vernies au tampon. Très scintillantes.
GRAND SUPER (Droite : 55x25x30).
Prix..... 1.990
Luxe avec grandes colonnes... 2.850
Cache-loux. 550. A calandre.. 650
Tissu + dos..... 150

HAUT-PARLEURS GRANDES MARQUES
Excitation ou aimant permanent.
21 cm..... 790 ou 990 cu. 1.290
24 cm.... 1.550 24 cm. PP. 1.680
28 cm. AP. pour HPS..... 3.290

GRAMREX TC 5

SUPER MODERNE ÉCONOMIQUE
Châssis en pièces détachées.... 3.645
1280S, 128AS, 12AT6, 508S, 35W4. 2.350
Ébénisterie vernie ou gainée 22x15x11.

Prix..... 950
H.P. & A.P. 10 cm. ou 12 cm. 890 ou 990

SI VOUS UTILISEZ LA BARRETTE

AJOUTEZ 300 francs
A CHAQUE DEVIS

EXPORTATIONS





VOTRE INTÉRÊT

est de vous adresser à une maison STABLE et SÉRIEUSE
vous offrant une GARANTIE CERTAINE. MÉFIEZ-VOUS par contre des offres sol-disant sensationnelles
faites par des maisons peu scrupuleuses et que vous risquez de voir disparaître avant la fin de la garantie.

TOUTES LES LAMPES ANCIENNES ET MODERNES AUX PRIX LES PLUS BAS GARANTIE ABSOLUE



TYPES AMÉRICAINS

TYPES	PRIX TAXES	PRIX MB
2A3.....	1.234	900
2A5-2A6-2A7....	708	600
2B7.....	891	700
5X4-5U4.....	900	500
5Y3.....	341	250
5Y3GB.....	433	325
5Z3.....	845	500
5Z4.....	433	325
5A5-5A6.....	900	750
5A7-5A8.....	662	345
5AF7.....	524	445
5B7-5B8.....	891	445
6C5.....	708	345
6C6-6D6.....	708	600
6E8.....	662	445
6F5-6F6.....	616	325
6F7.....	560	445
6G5.....	799	375
6H6.....	616	275
6H8-6J5-6J7.....	616	345
6K7.....	524	300
6L6.....	1.051	405
6L7.....	1.452	445
6M8.....	524	325
6M7.....	438	345
6N7.....	1.234	728
6Q7-6V8.....	524	345
6X5.....	708	440
24.....	708	425
27.....	570	345
35.....	708	425
36-37-38.....	600	490
39-44-41.....	360	500
42.....	616	345
43.....	662	445
47.....	662	425
50-53.....	1.500	750
55.....	753	345
56.....	570	345
57-58.....	708	625
75.....	753	345
76.....	570	425
77-78.....	708	425
80.....	433	325
84.....	845	700
89.....	960	400
25A6.....	753	425
25L6.....	616	345
25Z5.....	708	345
25Z6.....	370	425

TELEVISION

EF42.....	750
EF50.....	708
ECS0.....	750
EAS0.....	650
4654.....	1.050
TUBE MW31.....	13.900
TUBE MW22.....	11.250

LAMPES ET TUBES CATHODIQUES PRIX SPÉCIAUX M. B.

Recommandées	
GH6.....	290
6BN7.....	700
6AC7.....	600
4654.....	545
Tube cathodique 22 cm	8.900
Tube cathodique 31 cm	10.400

LAMPES AMÉRICAINES D'ORIGINE

TYPES	PRIX TAXES	TYPES	PRIX TAXES	TYPES	PRIX TAXES
1A3-1DS.....	750	6BQ7.....	700	AF2-AF3-AF7....	733
1A5-1A7.....	850	6B57.....	700	AK2.....	891
1Q6.....	425	6Z4-84.....	650	AL3-AL4.....	708
1L4-1LC5.....	650	7A7-7B8.....	700	AZ1.....	341
1LH4-1LNS.....	600	12A6.....	700	A409-A410-A415.....	458
1N5-1R4.....	600	12C8.....	550	A441-A442.....	570
1R5-1S5-1T4-384.....	575	12B87.....	700	B408-B424-B438.....	458
6AB7-6AG5.....	750	12SA7.....	700	B443.....	558
3A4-3D6-3B7.....	800	12SC7.....	700	C443.....	960
3Q5.....	700	12BQ7.....	700	CBL1.....	845
6AK5-6AC5.....	750	12SH7.....	700	CBL6.....	662
6AQ5-6AT6.....	600	12SJ7.....	700	CP1-CP2.....	1.053
6CSM.....	500	12SK7.....	700	CP3-CP7.....	1.053
6D6-6B7 (Sy).....	650	12SL7.....	800	CL1-CL4.....	960
6F5-6F6.....	450	12SN7.....	900	CY1-CY2.....	570
6F5-6F8.....	450	12SQ7.....	700	E415-E424-E438.....	708
6J7-6K7M.....	650	VR105.....	850	E441.....	960
6L8-6L7M.....	800	VR150.....	850	E442-E443.....	662
6SA7.....	700	35A5.....	700	E447-E448-E448.....	750
6SC7.....	700	35L6-35Z3.....	600	E452.....	960
6SF5.....	700	35Z5-35Z4.....	550	EB4.....	616
6SH7.....	700	954.....	700	EBC3.....	662
6SJ7.....	700	955.....	700	EBF2.....	616
6SK7.....	700	1005.....	1.050	EBL1-ECF1.....	662
6SL7.....	700	50L6.....	600	ECH3.....	662

SÉRIE MINIATURE GRAMMONT (LICENCE R. C. A.)

6BE6.....	550	12BE6.....	570
6BA6.....	500	12BA6.....	500
6AT8.....	500	12AT6.....	500
6AQ5.....	600	50B5.....	640
6X4.....	360	35W4.....	430
6AU6.....	600	12AU6.....	600
6AQ5.....	720		

TYPES ALLEMANDS

EDD11.....	750	EF11.....	650
EBC11.....	650	VCL11.....	750
EL11.....	750	UBF11.....	750
EL12.....	750	AZ11.....	750
EZ11.....	850	NF2.....	250
ECH11.....	750	ECL11.....	750
EBF11.....	750		

RIMLOCKS

ECH41.....	600	UCH41.....	600
ECH42.....	600	UF41.....	420
EF41.....	420	UAP41.....	600
EAF41.....	570	UL41.....	570
EL41.....	475	UY41.....	420
AZ41.....	320	UY42.....	420
OZ40.....	400	UBC41.....	520

PRIX NETS SANS AUCUNE REMISE SUPPLÉMENTAIRE SUR LES TYPES PRIX M. B.

COMPTOIR M B RADIOPHONIQUE

OUVERT TOUS LES JOURS, SAUF DIMANCHE, DE 9 HEURES 30 À 12 HEURES ET DE 14 HEURES À 18 HEURES 30

MÉTRO BOURSE 160, RUE MONTMARTRE, PARIS (2^e) Face rue St MARC

ATTENTION : Aucun envoi contre remboursement — Expéditions immédiates contre mandat à la commande. C. C. P. Paris 442-39.
Pour toute commande ou demande de documentation, ne pas oublier de vous référer de la revue "RADIO-PLANS". I. V. P.

P.C. A. 3.03. — N° 13.300. — Le Directeur-Gérant : R. SCHMIT.

24.191. — Imprimerie de Seaux, à Seaux (Seine). — 5-50.