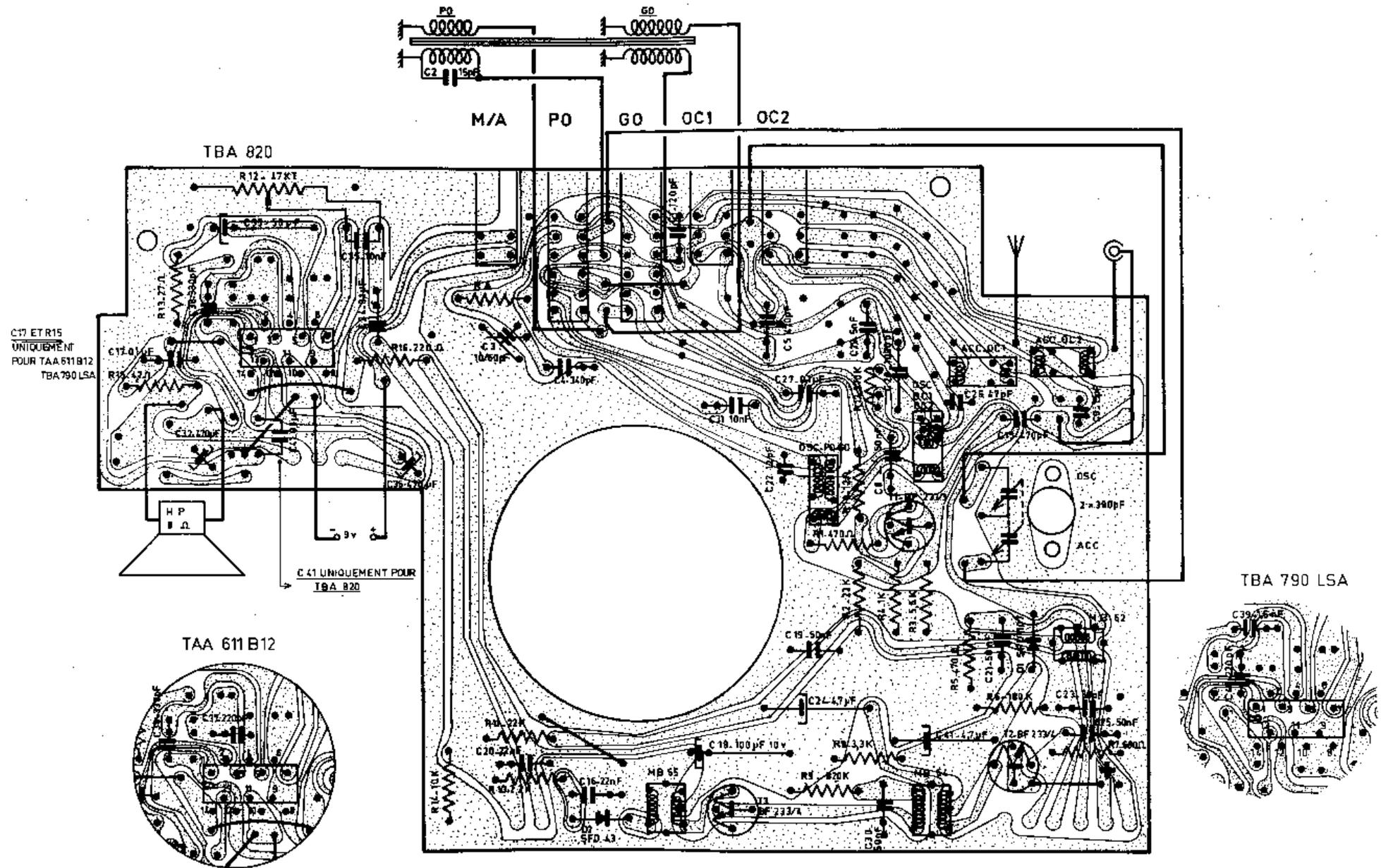


Schéma général du récepteur comportant, en B.F., un circuit intégré qui peut être un TBA820, un TAA611B12 ou un TBA790LSA.



Emplacement des composants sur la platine imprimée. Certains composants, notamment C17, C14 et R15 existent ou n'existent pas en fonction du circuit imprimé utilisé.