

Рис. 1. Принципиальная схема радиоприемника.
 К антенне 7 и катушке L_1 подключен
 конденсатор C_{10} 1500 пФ.

