
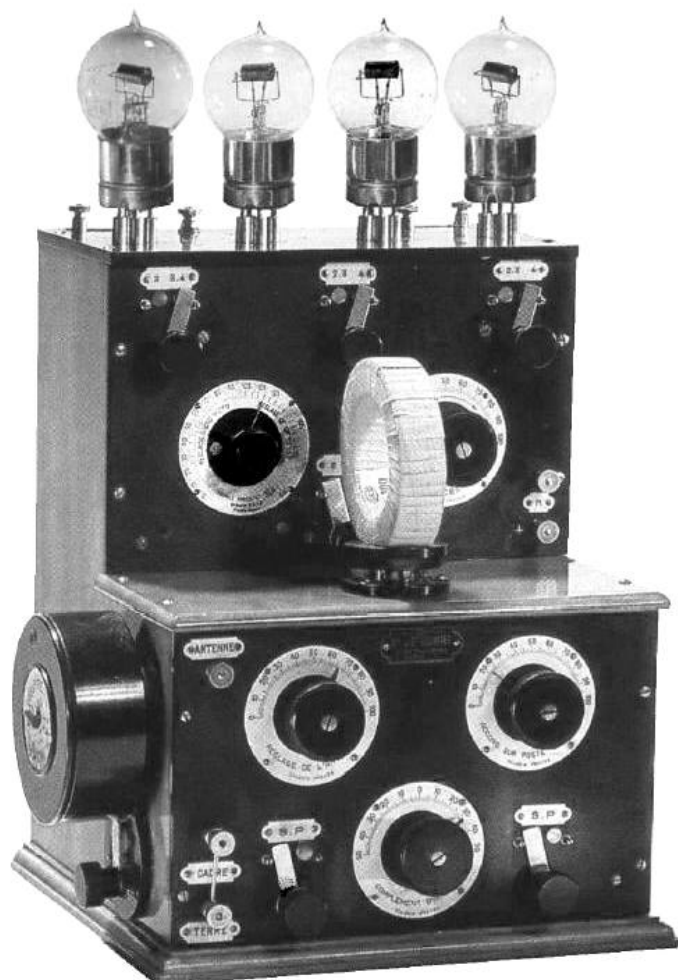


Ducretet Piano 4 lampes TM de 1922

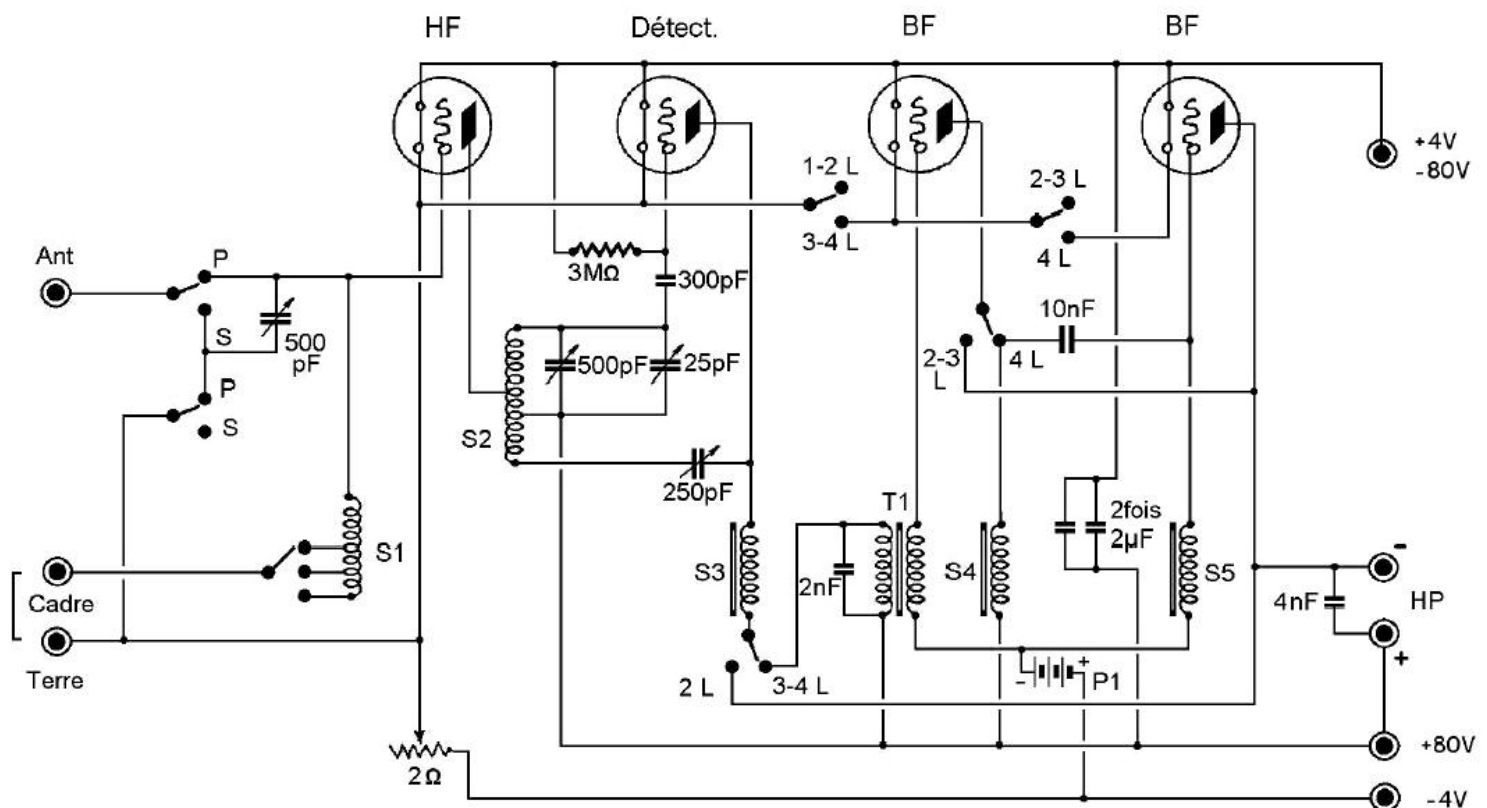

Montage à réaction 4 lampes TM

- Ce poste peut fonctionner en 2, 3 ou 4 lampes
- Il fonctionne sur casque ou sur HP.
- Il peut fonctionner sur antenne ou sur cadre. En fonctionnement sur antenne, il faut court-circuiter les bornes "Cadre".
- Le commutateur P/S permet de mettre le CV en parallèle ou en série avec la self S1.
- La self S1 est un auto transfo SED n° 300, positionnée sur la partie gauche du boîtier.
- Le condensateur de 25 pF permet le réglage fin du CV de 500 pF.
- La réaction est du type Reinartz. C'est la partie basse de la self S2 qui fait la réaction. Le taux de réaction se règle par le condensateur de 250 pF.
- Le transformateur BF T1, a un rapport de 1/3.
- Les selfs S3, S4, sont des grosses selfs de choc apériodiques et servent d'impédance de charge des lampes n° 2 et 3.
- La self S5 sert d'impédance de fuite de la lampe n° 4.
- La pile interne P1 de 4,5 volts, assure la bonne polarisation des lampes n° 3 et 4.