

# La plus forte vente nette des publications radiotechniques

# LA SÉCURITÉ EN AERONEF un coup de gonie et relève les dérives possibles de l'avion.

L' « Union pour la Sécurité en aéro-plications de la T.S.F., une partie d'insplane », dont le siège est 35, rue Fran-truction générale, dans laquelle la naçois Ier, vient de procéder au renouvel-

lement de son bureau pour 1924. C'est avec le plus sincère plaisir que je relève dans cette liste le nom de personnalités compétentes en navigation aérienne, et je constate avec joie que la prime de 20.000 francs attribuée à un appareil ou à une application qui doit apporter une contribution au problème de la sécurité aérienne, a été décer-

née à MM. Mesny et Larivière, pour l'application de la radiogoniométrie aux appareils volants.

L' « Union pour la Sécurité en aéroplane » a voulu rendre hommage à ce facteur exceptionnellement important qu'est la T. S. F. au point de vue sécurité

Un concours reste ouvert en 1924, dans les mêmes conditions qu'en 1923. Je n'ai pas la prétention de poser ma

actifs, mais des plus modestes. Il s'est borné à toucher du doigt et à signaler aux autorités compétentes les défauts d'organisation ou de matériel.

Je laisse à des compétences plus qualifiées que la mienne le soin de dé-couvertes scientifiques pour lesquelles

je ne suis nullement préparé. Mais encouragé par les résultats obtenus, par ma campagne au sujet des postes de secours dans la Marine Marchande, je me permets de me croire autorisé pour signaler à l'« Union pour la Sécurité en aéroplane », la pre-mière mesure qui s'impose en navigation aérienne.

J'ai nommé la création d'un Brevet spécial de « Radio d'Aéronautique ».

Il faut espérer qu'au sujet de la na-vigation aérienne, les mêmes tâtonne-ments et errements que ceux qui ont accompagné la création du brevet de radiotélégraphiste de bord dans la Marine Marchande ne se renouvelleront

d'une organisation compétente, le soin de délivrer des brevets à une catégorie Au de candidats qui deviendront essentiellement des marins a été laissé à l'Administration des P. T. T. et que ces brevets ne comportent, en dehors de la technique de la T. S. F. aucun enseignement maritime.

J'ai donné par ailleurs assez de preuves du défaut de ce système pour ne pas avoir besoin d'y revenir.

D'ailleurs, la pratique a démontré que les candidats en possession d'un Brevet étaient incapables dans les débuts d'assurer un service sur un na-

Une campagne se dessine nettement en faveur de la suppression du Brevet des P. T. T. actuel et de la création d'un certificat délivré par l'Autorité gnale les incidents de route, les sautes Maritime, dont le programment des ques-prendra, indépendamment des ques-

truction générale, dans laquelle la na-vigation tiendra une large place.

La pratique de la radiogoniométrie aussitôt qu'elle sera imposée sur les navires, va certainement hâter la réalisation de cette question.

Le rôle d'un opérateur d'aéronef (ra-dio volant) va devenir beaucoup plus important au point de vue navigation et sécurité que celui du radiotélégra-phiste de bord (radio marin).

En effet, sur un navire, la présence du capitaine et d'officiers spécialement instruits en vue de la navigation, sim-plifie dans une certaine mesure le rôle du radiotélégraphiste, même si ce dernier, à la suite des progrès des observations radiogoniométriques est appe-lé à jouer un rôle important d'observa-

candidature à une décourate sensa-tion elle Mon rôle, en ce que concerne les questions de sécurité, sur mer et dans les airs, a toujours été des plus qu'il est inutile de développer. Il devient indispensable ici qu'une même personne cumule les fonctions d'observateur, de navigateur et de radiotélé

> Sur un aéronef la navigation et l'observation tendent de plus en plus à devenir fonction de la radiotélégra-

> Dans l'état actuel de la navigation aérienne, on ne peut songer à embar-quer sur un aéronef moyen un pilote, un mécanicien, un navigateur-observa teur, un radiotélégraphiste.

Ceci pour des considérations fi-nancières et pour éviter l'encombre-

Sur les puissants appareils de l'avenir, nous verrons peut-être tout un équipage et un état-major comme sur les nefs marines, mais pour le moment nos aéronefs en service ne transportent que de cinq à dix personnes.

Résumons le plus brièvement possi-ble dans quelles conditions tendent à s'effectuer les voyages aériens et nous

Au champ d'aviation de départ et à celui d'arrivée se trouvent des stations de veille qui, pendant la durée du volsuivent sur la carte, minute par minute, la route de l'aéronef. Cette route est portée en même temps sur la carte.

Le principe est le suivant : Connaissant la vitesse du mobile, la route qu'il doit suivre pour aller d'un point à un autre, la dérive probable que le vent lui donnera (et pour cela les centres aéronautiques possèdent les sondages heure par heure depuis le sol jusqu'au plafond nuageux), il est facile de suivre la progression de l'avion mi-

nute par minute. De son côté l'avion émet. En prin cipe, toutes les quinze minutes, il si-

En cas de fort mauvais temps et de lécalage de sa route, l'avion se fait donner sa position par gonio ou s'il en possède un, la relève lui-même. On voit que le rôle du radiotélégra-

phiste devient ici celui d'un observa-teur, il est en fait le navigateur, le guide de route qui doit donner des indications au pilote.

Il est indispensable que le radiotélé-graphiste possède, en dehors de ses connaissances T. S. F. des notions sé-rieuses sur la navigation, les cartes, la météorologie et même la cosmogra-

La dénomination de radiotélégraphiste devient impropre, il devient ici un véritable navigateur, mais un navigateur dont la route reposera le plus souvent sur des observations dues aux applications de la T. S. F.

En matière de sécurité aérienne une les premières mesures qui s'imposent est donc la mise à l'étude de la création lu brevet de navigateur aérien.

Je me permets de faire appel à '« Union pour la Sécurité en aéro-plane » pour émettre le vœu en faveur le cette mesure. Pour étudier dans ses létails le programme à soumettre nous erons appel aux compétences sé-

C'est très encourageant et très noble le récompenser les efforts d'inventeurs qui, par leurs travaux, ont contribué apporter · une amélioration à la sécuité aérienne, mais ce geste restera nutile si cette sécurité n'est pas orga-

A quoi servira de doter les aéronefs l'appareils merveilleux si nous ne posédons pas le personnel capable de s'en servir, et si, à la base du service de la sécurité, une organisation initiale fait défaut.

Qui me démentira quand j'affirme que, sur des aéronefs, le rôle du radioélégraphiste est souvent confié à des personnes qui ne sont munies d'aucun

diplôme?
Voici un extrait de la réglementation actuelle.

Le « Bulletin Officiel de la Navigaion aérienne », n° 28 septembre 1923.

« A dater du 1er janvier 1926, tous les néronefs de première catégorie devront avoir la T. S. F. et un spécialiste, les appareils de T. S. F. ne devront pas être utilisés par le pilote. »

Jusqu'en 1926, les appareils peuvent

lonc être maniés par des personnes non spécialisées?

Trêve de plaisanteries! Dotons tout de suite nos aéronefs d'appareils, or-ganisons-nous, étudions quel doit être le rôle exact du radiotélégraphiste navigateur, définissons ses attributions cherchons non seulement les moyens le réaliser à bord la sécurité maxima mais encore groupons les éléments qui nous permettront d'apprécier dans quelles conditions cette sécurité doit être réalisée.

Je fais une exception ici pour la radiotélégraphie militaire et navale qui prendra, indépendamment des ques-tions strictement techniques sur les ap-De temps en temps, le centre donne est aussi un savant, un état-major de

### SOMMAIRE

and the second of the second o	
La sécurité en aéronef, par Ro- bert Lénier (Délégué maritime du R.C.F.)	
De la résistance en haute fréquence, par R. Michaux (Ingénieur E.S.E.)	
L'amplification haute fréquence apériodique, par Paul Berché, 8 BN	
L'électricité et la T.S.F., par R. Alindret	
Notre courrier	6-7-8
Un poste complet « 2 lampes »	
par R. Toussaint	9
Un jugement	IO
Tribune libre	11-12

# AMATEURS!

Vous qui voulez une bonne audition. demandez les

TRIODES

FOTOS



Exigez-les de votre fournisseur

Foire de Lyon 1924 Groupe 9 - Stands 51 à 60

### ABONNEMENTS

1 AN	
France et Colonies	22 fr.
Etranger	29 fr.
SIX MOIS	
Etranger et Colonies	12 fr.
Etranger	

Nombre d'abonnements expirent le 1er avril, nous prions les intéressés de vouloir bien renvoyer leurs renouvellements avant cette date afin d'éviter une inter ruption. Notre journal n'employant pas la méthode bien connue de la carte forcée.

# CONSTRUCTEUR SÉRIEUX

(14 années d'expérience)

Voyez ses postes 4 et 6 lampes recevant avec une pureté remarquable tous les concerts anglais, P.T.T., Radiola, F.L.

A. CAPON. Constructeur 22, Rue Jean-Bart, LILLE (Tél. 1494) compétences, un service autonome et parfaitement organisé préside à leurs destinées. Le ministère de la marine et celui de la guerre ont une Direction de

Pourquoi une organisation n'existe-elle pas au sein de la radiotélégraphie maritime et aérienne commerciale?

Ici, aucune autorité n'a, en fait charge et responsabilité du service de la T. S. F.!

Elle est bien rattachée en principe a différents ministères qui donnent, de temps en temps, de timides avis qui sont, d'ailleurs, perdus par manque de groupement et de liaison.

Notre siècle de démocratie semble se refuser à accepter une direction militaire pour des services qui appartiennent au domaine commercial, mais est-ce une raison suffisante pour laisser sans organisation et sans direction la T. S. F. commerciale?

Il est indispensable de se grouper pour réclamer cette mesure et je fais appel à tous ceux que le développe-ment de la T. S. F. intéresse et surtout à tous ceux qui, comme moi, estiment que la sécurité sur mer et dans les airs constitue une de ses plus bienfaisantes applications.

Robert LENIER, Délégué maritime du Radio-Club de France



### Un appel aux amateurs

Etude sur la propagation des ondes très courtes

Les derniers essais transatlantiques viennent de prouver non seulement que les petites ondes avaient des portées con-sidérables, mais aussi que d'ici peu de temps les amateurs de tous les conti-ments seront en communication constante grace à elles. Si l'ende de deux cents mètres est ca

pricieuse, si le fading vient souvent aftaiblir ou éteindre complètement l'audition, l'onde de cent ou de quatre-vingt mètres semble n'en être jamais affectée.

Ce fait très important, en matière de

communications internationales, ne viendrait-il pas soulever une hypothèse inté-

L'onde de 200 mètres est affectée de fading ; elle se propage peu ou pas le

Celle de 100 mètres est libérée de fading ; ne se propagerait-elle pas bien le jour ?

Et si cela n'était pas une onde inférieure à cent mètres, ne pourrait-elle pas remplir ces conditions? Deux expériences, dernièrement observées, permettent dans une très étroite mesure de confir-mer ces faits :

Une nuit, trois postes d'amateurs an-glais travaillaient, les deux premiers sur onde de cent mètres, le troisième sur une onde inférieure de cent soixante-dix mètres environ.

L'intensité de réception des trois postes était la même de nuit.

Quand le jour arriva, les deux premiè-res émissions s'affaiblirent considérablement, alors que la troisième resta en plein jour aussi puissante

Le poste O.C. 45 de la radiotélégraphie militaire, sur ondes de 45 mètres, était reçu aussi fort le jour que la nuit.

Il serait très intéressant de renouveler ces expériences ; mais malheureuse-ment, à l'heure actuelle, aucune émis-sion sur ondes très courtes n'a lieu le

jour. C'est donc à tous les amateurs émetteurs que nous devons faire appel. Il suffit, en effet, d'une petite organi-sation entre eux, dont nous nous chargerons bien volontiers de fixer le pro-

gramme. Nous espérons vivement qu'ils voudront bien nous faire confiance et les remercions d'avance.

J.-L. MENARS.

AMATEURS DE T. S. F. qui désirez acheter ou monter un poste vous-même adressez-vous de confiance à l'adresse ci dessous et demandez le catalogue

A LA SOURCE DES INVENTIONS 56, Bd. de Strasbourg, Paris R.C.S. 92700



Certains croient voir dans notre cam-pagne contre l'utilisation de postes cons-

pagne contre l'utilisation de postes construits à l'étranger autre chose que la défense des intérêts des industriels français. On aurait pu, en dehors du géant du boulevard Haussmann, consulter par exemple, M. Lemouzy, le constructeur bien connu qui sous l'indicatif 8 EK effectue des essais de modulation, les mercaraites tue des essais de modulation , les mercredis, de 21 h. à 24 h. sur 250 à 400 mètres-250 m. pendant les P. T. T. et jusqu' 400 m. après les Anglais.

On oublie aussi que le don d'un poste émetteur avait pour but la vente de nombreux postes récepteurs; mais à quelque chose malheur est bon; l'offensive cière aura sauvé la vie à pas mal de ceux qui bavent...

Vers la fin de la guerre on avait enfin découvert que pour juger de la nationalité véritable d'une société anonyme (oh! su-blime invention!) il fallait non seulement regarder le lieu de constitution, le conseil d'administration, mais aussi... les actionnaires et les vrais exécutifs.

\*\* Le Midi bouge! Saluons la venue d'un nouveau confrère bi-mensuel le « Radio-Sud ». Tous nos vœux de prospérité.

\*\*\* Nous signalons aux lecteurs que M. Bois-sette, 260, boul. Voltaire à Paris, se charge de transformer les appareils de modèles anciens ou défectueux en montages ultramodernes à haut rendement.

Le Q. S. T. Français, paru le 15, est en vente. Ce numéro est envoyé recommandé contre un mandat de 5 fr., envoyé au nom du Directeur du Q. S. T. Français, 24, rue Caumartin, Paris (9°). Vous y trouverez la description complète avec toutes mesures et indications du fameux montage 李珍宗

Une maison soi-disant française a offert cette semaine à un véritable commerçant français des lampes à 13 francs. Le len-demain le représentant du soi-disant indusdemain le représentant du soi-disant industriel français, M. G... X., est venu annuler son offre pour la remplacer par une proposition à 3 shillings. Nous tenons le nom et l'adresse de cet excellent citoyen à la disposition des autorités compétentes. Le franc a encore cours. Par conséquent, si l'industriel ne change pas de méthode, nous serons obligés de faire connaître son nom au public. à tire de réclame.

华岭水 Le courant alternatif tend décidément à remplacer les accus. On nous signale que tous les employés d'une des plus importantes maisons d'accus se servent de « Ferrix »

M. J.L. Ménars, du Blancat (Basses-Pyrénées), nous signale qu'il a reçu 168 postes d'amateurs américains, en février, avec une seule lampe (Reinartz) et antenne de vingt mètres. M. Ménars se tient à la disposition des amateurs pour tous à la disposition des amateurs pour tous

Il y a 636.000 sans-filistes en Angleterre. M. Arnshorn, ministre des Postes, a dé-claré, hier, à la Chambre des Communes, que le nombre des sans-filistes anglais possédant des appareils récepteurs et mu-nis de licences s'élevait au 29 février à \*\*\*

ve du Radio-Club de

De la nouvelle revue sportive « Olympia », éditée par notre Directeur, 100.000 exemplaires du premier numéro ont été épuisés. \*\*\*

Les a Radio de la Seine » (S. A. G., nº 8.673), société de préparation militaire aux 8° et 18° génie (télégraphie militaire) disposent d'un certain nombre de places au cours gratuit de radiotélégraphistes. Cours supérieur : Ecole, 11, rue d'Argenteuil, le mercredi. Cours élémentaire : école, 27, rue de Reuilly, le vendredi.

\*\*\* Les lettres anonymes ne sont pas pu-bliées en « Tribune libre ».Les correspondants désirant garder l'anonymat peuvent le demander, mais L'Antenne n'insérera jamais de lettres non signées et domici-liées. Il nous arrive même de découvrir les auteurs de lettres anonymes; dans ce cas, nous leur répondons directement ... comme il convient.

A la demande d'un grand nombre d'a-mateurs de T. S. F., M. Braleret, 133, rue de Paris, à Pantin (Seine), sera, du 20 au 28 mars, de 17 à 22 heures, des démonstra-tions gracieuses de réception avec le mon-tage Flewelling.

Les amateurs non convaincus de la su-bivierité de ca montage tent au point de

périorité de ce montage tant au point de vue puissance que netteté, sont spécialement invités.

\*\*\*

Une nouvelle station de broadcasting, à Une nouvelle station de broadcasting, a grande puissance, réplique au poste WGY de Schenectady, vient d'être érigée à Oakland (Californie), par la General Electrique C°. Sous l'indicatif K.G.O. elle fera des émissions radiotéléphoniques de diffusion qui pourront être entendues de tous les Etats d'Amérique. Une autre station semblable est en cours de montage à Denvers (Colorado).

### CONJONCTEUR-DISJONCTEUR

La notice explicative est adressée franco sur demande

ROEVENS, Père et fils avenue Jean-Jaurès, PARIS (19º)

### Nouveaux essais de radiotéléphonie transatlantique

\*\*\*\*

Plusieurs essais de radiotéléphonie transatlantique ont déjà été faits, les uns avec succès, les autres avec un succès moindre. La station « Bambergers », de Newark (Etats-Unis), indicatif WOR, qui

transmet sur longueur d'onde de 405 mètres, fera un nouvel essai le samedi 5 avril, à 23 h. 15 (Greenwich).

Cette station, qui a déjà été entendue en Europe centrale, aux îles Hawaï, dans le Pacifique et en Amérique centrale, espère âtre entendue estte fois et jusqu'en père être entendue, cette fois-ci, jusqu'en Chine et au Japon. Pour une portée s'étendant à un aussi grand nombre de pays différents, la transmission, après une in-troduction en anglais, sera faite en lan-gue internationale Esperanto.

Les amateurs qui auront entendu l'émisnes amateurs qui auront entendu l'emission de la station « Bambergers », sont priés d'en aviser M. James Danson Sayers Box 223, City Hall Station, New-York, (Etats-Unis d'Amérique), par lettre ou, de préférence, par télégramme (adresse télégraphique : Sayers Univers New York) télégraphique : Sayers Univers New York), ou de le faire savoir à M. le Pré-sident du Comité français des Essais Tarn-et-Garonne, se plaint du temps exa-géré requis par certaines maisons pour retourner les lampes régénérées.

TOPK), ou de le faire savoir à M. le Pré-sident (du Comité français des Essais transatlantiques, 97, rue Royale, à Ver-sailles.

### CONCOURS

Organisé par la Lampe M.S.

# 100 Prix

T.S.F. T.S.F. T.S.F. une antenne T.S.F. T.S.F. qu'il fallait demander une autorisation au T.S.F. leur propriétaire qui T.S.F. devant la crainte du T.S.F. dans la région T.S.F. forcés de la retirer et depuis la T. S. F. resta muette jusqu'au jour où... poste biondulaire M.S... lampes régénérées... sans antenne... deux cents kilomètres... prise de terre.

### REGLEMENT DU CONCOURS

Pourront prendre part au concours tous les abonnés et tous les lecteurs de L'Antenne :

Les abonnés devront joindre à la réponse, la dernière bande d'abonnement, les lecteurs quatre numéros consécutifs, découpés sur l'en-tête du journal L'An-

Première question. — Reconstituer la phrase ci-dessus, chaque T.S.F. représente la lettre initiale d'un mot, ainsi il pourrait signifier:

Très sage français, ou transformateur sans fer, etc...
Dans ces conditions, la phrase pourra être faite de différentes façons. Il existe une phrase-type. Celle qui se rapprochera le plus de cette phrase et surtout celle dont les neuf T.S.F. auront été le plus fré-quemment employés par les concurrents pourra concourir pour les prix. En outre, les points devront être remplacés par des

Nous spécifions que la phrase-type n'a rien d'absolu. Elle peut commencer en effet mar :

Trois sans filistes... Théodore, Simone, François... Très sages frères, etc...

Deuxième question. — Combien rece-vrons-nous de réponses à notre concours.

Troisième question. - En cas d'exæquo, combien de réponses justes à notre concours.

Avantages accordés aux clients de la Lampe M.S. En lisant soigneusement la notice concernant le poste biondulaire, qu'ils pourront réclamer à nos bureaux, ils trouveront intégralement une partie de la phrase du concours

Pendant deux mois, à partir du 10 mars, ils trouveront sur le papier enveloppant les lampes régénérées deux ou trois T.S.F. complétés. En se réunissant avec plusieurs amateurs d'une même région, il peut se faire que tous les T.S.F. de la phrase soient complètement expli-

\*\*\*

Toutes les réponses ou les demandes de renseignements devront être adressées à la Lampe M. S., 9, boulevard Roche-chouart, à Paris. Il ne sera répondu qu'aux lettres renfermant une enveloppe timbrée à 0.25 avec l'adresse du des-

Mettre sur le coin de l'enveloppe : Concours ».

Le Concours est ouvert depuis le 10 mars, jusqu'au 10 mai. Chaque abonné ou chaque lecteur ne

pourra envoyer qu'une solution. Répéter la phrase très lisiblement, en-

te deux nombres, le premier compor-tant le nombre de réponses reçues, le se-cond, le nombre de réponses justes à no-tre concours. Ajouter soigneusement l'a-dresse et le nom.

PRIX

1er prix: 1 Biondulaire M. S.

2º prix : 1 Haut parleur.

3° prix : 1 Simplex.

4º, 5º et 6º prix : Bon pour 4 lampes à régénérer.

7°, 8° et 9° prix : Bon pour 3 lampes à

10°, 11° et 12° prix : Bon pour 2 lampes à régénérer.

13° à 20° prix : 8 abonnements d'un a**n** à L'Antenne.

20° à 50° prix : 30 abonnements de 6 nois à L'Antenne,

50e à 100e prix : Bon pour 1 lampe à générer.

> BON POUR participer au Concours

de LA LAMPE M. S.


Joindre ce bon à la réponse

Amplifiez votre réception sur galène avec L'AMPLI L. G. France et Etranger Breveté S.G.D.G.

Permettant l'emploi de la lampe

RADIO - MICRO

R. C. Seine 228.556

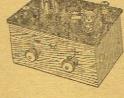

non déformée

Réception puissante

Tél. Gob 54-33

En vente dans toutes les bonnes maisons et chez le constructeur :

L. GUILLION — 39, Rue Lhomond, 39 — PARIS (5°)

APPAREILS RECEPTEURS-AMPLIFICATEURS TOUTES PUISSANCES Tous nos appareils sont livrés avec leur certificat d'essai et de garantie

# De la resistance en haute fréquence

Entre deux points d'un conducteur parcourru par un courant il existe une différence de potentiel proportionnelle à
l'intensité de ce courant, le coefficient
de proportionnalité se nomme la résistance du conducteur. C'est ainsi que s'exprime la loi d'Ohm que tous les lecteurs
connaissent et qu'on traduit par la formule:

applications et surtout se méfier des formules toutes faites que l'on trouve dans
certains formulaires, où les variables
sont exprimées avec toutes sortes d'unités, nous reviendrons sur ces questions
très importantes, par la suite.

Après cette petite digression revenons
a notre sujet. La résistance d'un conducfeur est directement proportionnelle à sa

Quoique aucun lecteur ne soit suscep-tible de mal interpreter cette relation, nous ferons remarquer cependant qu'elle n'est vraie qu'à la condition d'exprimer les trois variables dans un système coor-donné d'unités, système C. G. S. ou sys-tème protigne. tème pratique.
Si U et I valent respectivement l'unité

de d. d. p. et d'intensité C. G. S., R ex-primera l'unité C. G. S. de résistance. L'unité C. G. S. de d. d. p. vaut 10-8

L'unité C. G. S. d'intensité vaut 10 am-

L'unité C. G. S. de résistance vaut 10-9 ohm.

10-8 volt Remplaçons - $- = 10^{-9}$  ohm, 10 ampères

1 volt = 1 ohm. 1 ampère

Cette remarque peut paraître super-flue parce que tout le monde est familia-risé avec la loi d'Ohm, mais supposons simplement qu'il s'agisse de calculer la réactance d'une spire enroulée sur un noyau de tôles ayant une section de 1 cm par 10 cm. La fréquence du courant étant égale à 50 et en admettant pour les tôles une perméabilité de 1.600, nous obtenons successivement. nons successivement:



Valeur du champ,  $H = 4 \pi i$ . Valeur de l'induction, B = μH = 4πμi Valeur du flux,  $F = Bab = 4 \pi \mu i ab$ . Valeur du coefficient de selfinduction.

 $\mathbf{L} = -= 4 \pi \mu \ ab.$ 

Valeur de la réactance, S = ωL = 4 πμω ab.

et comme la pulsation de courant  $\omega$  =  $2\pi f$ , on obtient finalement:

 $S=8 \pi^2 \mu. f.ab$ 

Nous avons la formule mais encore faut-il savoir l'appliquer convenablement, c'est ici qu'intervient la remarque précédente. Remplaçons les lettres par leurs valeurs exprimées dans le système C.G.S., nous trouvons :

 $S = 8 \times 3, 14 \times 1609 \times 50 \times 1 \times 10 = 63000000$  cgs voulons le en onm rap pelons-nous que l'unité C.G.S. de résistance (ou de réactance) vaut 10-9 ohm, il vient alors

 $S = 63,000.000. \times 10^{-9} = 0,063$  ohm Cet exemple suffit pour montrer l'énormité des erreurs que l'on peut commettre, aussi faut-il bien faire attention dans les

# DEVENEZ INGÉNIEUR

électricien ou sous-ingénieur dessinateur monteur par études rapides et attrayantes

CHEZ VOUS

Demandez aujourd'hui même

Le règne de l'électricité

adressé gratis et franco par l'institut Normal Electrotechnique 40, Rue Denfert-Rochereau, Paris 84 bis, Chaussée de Gand, Bruxelles

Après cette petite digression revenons a notre sujet. La résistance d'un conduc-teur est directement proportionnelle à sa longueur et inversement proportionnelle à sa section. Elle dépend du métal em-ployé, cette dépendance étant caractérisée par un coefficient ρ appelé résistivité

ou par son inverse -= c appelé conduc-

tivité. Nous écrirons :


s'exprime en ohms par cm ou en microhms par cm (1 microhm=10-6 ohms), par exemple, pour le cuivre,  $\rho = 1,6$  microhm : cm.

Si nous exprimons l en cm, S en  $cm^2$  et  $\rho$  en microhms : cm on aura :

 $R = \rho - 10^{-6}$  en ohms

maintenant si nous exprimons l en mètres, s en mmº et o en microhms : cm on aura également :


 $R = \rho - 10^{-2}$  en ohms.

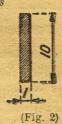

Prenons un conducteur de cuivre de 10 m. de longueur ayant 1×10=10mm<sup>2</sup> de section dans lequel nous faisons pas-ser un courant continu de 10 ampères, nous constatons entre les deux extrémi-tés de la barre une différence de potentiel de 0.16 volt. H en sera encore de même avec les courants alternatifs à fréquence industrielle (16 à 60), mais pour un courant de même intensité à fréquence 500.000 (longueur d'onde 600 mètres) la d: d. p. constatée serait de 0,80 volt ; nous sommes en présence de l'effet Kel-vin. En haute fréquence les courants tendent en effet à se localiser à la surface des conducteurs, ce qui se traduit par une diminution de la section utile et par conséquent par une augmentation de la résistance. On peut soumettre le problème à l'analyse mathématique et écrire pour un point du conducteur la relation de Maywell équation différentielle qui experience. Maxwell, équation différentielle qui ex-prime en fonction du temps et de l'espace la densité de courant dans le conducteur, on trouve alors que tout se passe comme si le courant circulait à densité uniforme dans une pellicule placée sur le périmè-tre du conducteur et d'épaiseur :

√ 2πμοω μ étant la perméabilité du métal du

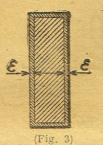conducteur, e sa conductivité.  $\omega$  la pulsation du courant ( $\omega=2\,\pi\,f)$ 



Reprenons notre conducteur en cuivre de 10 mm² de section sur 10 mètres de postes anglais en « Fading » ,c'est donc

 $R = 1,6 \frac{10}{10} = 0,016 \text{ ohm,}$ 

quelle est la résistance à la fréquence 500,000 ?

a) Détermination de l'épaisseur de la pellicule de courant. Perméabilité pour le cuivre,  $\mu=1$ .

 $1,6 \times 10^{-6} \times 10^{9}$ 

c. g. s.

1600 Pulsation du courant,  $\omega = 2 \pi f = 2 \pi$  $\times 500.000 = \pi 106.$ 

Epaisseur de la pellicule en cm, -=0.00909 cm

 $\sqrt{2\pi \times 1 \times \frac{1}{1600} \times \pi 10^6}$ 

ou  $\varepsilon = 0.0909$  mm.

Périmètre de la pellicule, 2(10+1) =22 mm.

Section de la pellicule,  $0.0909 \times 22 =$ 

b) Résistance du conducteur,  $R=1.6 - 10^{-2} = 0.080$  ohm.

La résistance à la fréquence 500,000 est cinq fois plus élevée qu'à la fréquence 50. R. MICHAUX. Ing. E.S.E.

# Au sujet du "Fading"

Un aimable correspondant de l'« Antenne » qui a signé « Un auditeur qui s'y connaît » demande dans le dernier n° de l' « Antenne » pourquoi dans mon étude sur le « Fading » je n'ai pas tenu compte des phénomènes constatés par M. Laroche, lequel ayant mis deux postes très voisins en service le même soir, a remarqué que le « Fading » n'affectait pas

les 2 réceptions simultanément. Il ajoute que si M. Laroche a raison, « L'Ambiance Cristallographique » à

Je dois une explication et la voici : Tout d'abord la théorie de l'Ambiance Cristallographique ne résulte pas de l'observation d'un des phénomènes élecl'observation d'un des phenomenes electro-magnétiques seulement, mais de l'examen de tous, et sans aucune présomption, on peut croire, j'ai la certitude que personne n'opposera des faits concrets qui détruiront la théorie de l'Ambiance Cristallographique. Je lirai d'ailleurs toujours avec plaisir et gratitude toute argumentation ou controverse qui la discontration que controverse qui la discontration. gumentation ou controverse qui la dis-

Dans mon étude sur le « Fading » publiée dans cette même « Antenne », je n'ai pas tenu compte de l'expérience de M.

pas tenu compte de l'experience de M. Laroche pour les raisons ci-après : M. Laroche déclare avoir travaillé avec 2 postes très voisins c'est-à-dire 2 anten-nes sur un « même terrain » ; ayant pro-cédé à la même expérience, je n'ai pas obtenu le résultat qu'il indique et d'un autre côté nous savons qu'il y a des phé-pomènes d'induction d'un ordre tout par-

autre cote nous savons qu'il y a des phenomènes d'induction d'un ordre tout particulier et encore non définis « d'induction de voisinage d'antenne ».

Ainsi, une antenne mal orientée, c'està-dire normale, perpendiculaire au rayon
de la sphère qui a pour centre un point
d'émission, deviendra bonne réceptrice
si une autre antenne colliberi bien orien-

si une autre antenne, celle-ci bien orien-tée, se trouve dans son voisinage.

Je cite là un des phénomènes encore inexpliqués qui résultent du voisinage de 2 antennes. Il est probable que M. La-roche par son expérience a mis en relief un autre phénomène de même ordre que personne ne connaît encore.

Mais pour ce qui concerne le « Fading » il y a un argument indiscutable contre l'admission du phénomène d'ionisation des diélectriques et cet argument est de première et toute simplicité :

Prenons un appareil froid qui depuis la veille n'aura pas travaillé, allumons-le et spontanément nous trouvons tous les

longueur. Sa résistance en courant à bien attribuable à toute autre cause que l'est par le d'ionisation des diélectriques que l'on vient de mettre instantanément en vibration.

vibration.

Ceci est-ce discutable?

Non n'est-ce pas?

J'estime dans ces conditions que l'argumentation ne tient pas, et je continue à affirmer que le phénomène du « Fading » n'a aucun rapport avec l'appareil récepteur pas plus d'ailleurs qu'avec le poste émetteur et qu'il faut l'attribuer au transport des ondes dans l'éther et aux facilités ou aux difficultés, qu'elles y trouvent alternativement. y trouvent alternativement.

A. DARD, Ingénieur des Mines. 

# Pour tous vos montages

G. PATARD, Constructeur
217 bis, avenue Gambetta
24 bis, rue des Tourelles, Paris (20°)

# Le nombre des postes de P.S.F. à Liege

On évalue de 1.500 à 2.000 le nombre des postes de réception existant à Liége en ce moment. De nouvelles antennes surgissent tous les jours sur les toits. Un de nos concitoyens a obtenu l'autorisation de placer son fil d'antenne au sommet de la cathédrale qui a environ soixante-dix mètres de hauteur. Cette antenne unifilaire est reliée au poste récepteur qui se trouve à environ 50 mètres du pied de la cathédrale.

En général, les résultats obtenus en ville pas nos sans-filistes sont plutôt médiocres. Liége est une ville essentiellement industrielle, possède plusieurs centrale électriques ou sous-stations, le réseau des tramways y est très dense, ce qui n'est pas fait pour écarter les parasites. Cependant, les concerts de Paris, de Londres, de La Haye et de Berlin y sont régulièrement captés, même au centre de la ville et par des annarails insial-On évalue de 1.500 à 2.000 le nombre

régulièrement captés, même au centre de la ville et par des appareils installés dans les conditions les plus défectueuses au point de vue de la réception. Le nombre des sans-filistes est surtout grand dans les environs de Liège et notamment dans toute la vallée de la Meuse. Non seulement les châtelains, les directeurs d'usines ont installé des nos recteurs d'usines ont installé des postes, mais un grand nombre de campa-gnards et d'ouvriers en possèdent.

# Mannfacture de Pièces Détachées de T. S. F.

Détecteurs, interrupteurs, inverseurs, etc.
Gros et demi-gros
Capelle, Av. Thérèse, Joinville-le-Pont
(Seine)
Détail dans toutes les bonnes maisons
de T. S. F.

Exportation

### **\$** Un concours intéressant

L'Impartial Français, 14, rue de Clichy, Paris, organise un concours littéraire de Radiophonie.

Les compositions, qui ne doivent pas dé-passer un quart d'heure de lecture à haute voix, devront être adressées jusqu'au 15 mai à l'Impartial Français, service du concours de Radiophonie. Le premier prix sera de Cinq mille frances

Le jury comprend d'ores et déjà : MM. Alexandre Arnoux,

Jacques Copeau, directeur du théâtre du Vieux-Colombier;
Fernand Divoire, président de l'Association des Courriéristes littéraires;
Edouard Estaunie, de l'Académie

Française

Léon-Paul Fargues ; Jean Lorris, directeur de la « Science Nouvelle et ses applications pratiques » ; J.-H. Rosny aîné, de l'Académie Gon-

Sa composition définitive sera publiée

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Marcel Berger, secrétaire général du

### Bobines en nid d'abeille "GAMMA" SUPPORTS MODELE 1924

ADOPTÉS PAR MESSIEURS LES CONSTRUCTEURS

En vente partout

16, rue Jacquemont PARIS (17°)

Téléphone : MARCADET 31-22

Registre du Commerce ; Seine Nº 210.285

DEMANDER NOTRE NOTICE N avec table d'étalonnage vérifiée par l'E.C.M.R. Certificats nos 171 et 176

Lisez tous les samedis la RADIO-CRITIQUE musicale d'Emile VUILLERMOZ

# dans

Le seul organe de la grande pres consacrant une importante rubrique régulière au compte-rendu


des AUDITIONS et CONCERTS de T. S F. En vente partout. -- Le Nº 50 centimes

# L'amplification haute fréquence apériodique


L'amplification haute fréquence des on- 250, 400 mètres. Pour obtenir la réso-L'amplification haute fréquence des on-des courtes est d'une application de plus en plus courante en TSF. Nous avons indi-qué dans un précédent article les avan-tages de l'amplification HF pour les émis-sions faibles et, en particulier, pour la phonie dont la réception est le but unique de l'immense majorité des amateurs.

Une des méthodes les plus répandues de faire de l'amplification haute fré-quence, est l'emploi de ce que les Anglais appellent. d'un nom très heureux le angla de valeurs différentes et très critiques du condensateur. On a par con-séquent introduit un réglage de plus en ajoutant une lampe haute fréquence. Dans le cas d'un seul étage HF, ce ré-glage supplémentaire n'est pas trop gêappellent, d'un nom très heureux, le « tuned anode », c'est-à-dire l'anode accordée, anode désignant la plaque de la lampe, la plaque étant, en effet, toujours positive. Ce système est, en particulier, utilisé dans le montage que les lecteurs de l'extraction de la lampe de la lampe de la lampe. La plaque étant, en effet, toujours positive. Ce système est, en particulier, et alonné qui permet de régler les circuits de l'extraction de la lampe de l

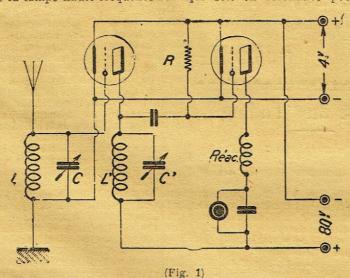étant accordé sur une émission de lon-gueur d'onde 1, il faut accorder l'anode (plaque) de la lampe haute fréquence sur qui soit en résonance pour toute une



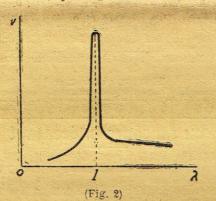
L'accord d'un tel circuit L'C' est très aigu; on dit aussi que la courbe de réso-nance est très « pointue ». Considérons la courbe de résonance de la figure 2. Nous avons porté en abscisses les lon-



gueurs d'ondes et en ordonnées les vol-


cette onde 1. Cet accord de la plaque se bande de longueur d'onde par le seul fait dans le C119 par un circuit oscillant L'C'.

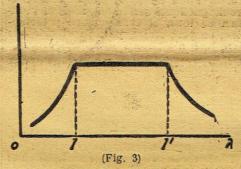bande de longueur d'onde par le seul effet de sa résistance et de sa capacité répartie. La courbe de résonance d'une telle self aurait l'aspect de la figure 3.




On voit que la résonance se produit pour une bande de longueurs d'ondes comprises entre les valeurs l'imites l et l'

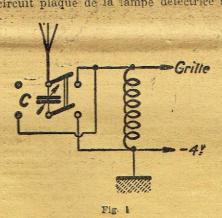Supposons l = 180 mètres et l'égale 1.000 mètres, dans ce cas, la résonance s'effectuera normalement dans les divers étages montés apériodiquement sans aucun réglage autre que celui du circuit d'accord proprement dit.



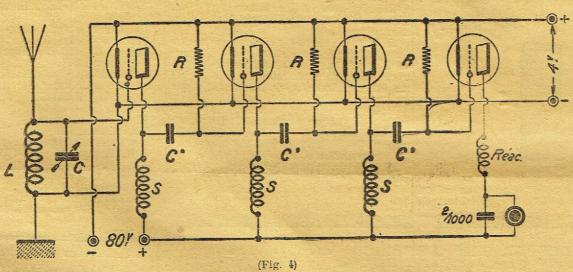ra couplée inductivement à L le processus habituel. Si on le préfère on pourra mettre un variomètre à la place dit que le circuit L'C' est en résonance Dans ces conditions, le réglage d'un poste de cette bobine couplée à L et obtenir



quand le voltage aux bornes est maxi- comportant, par exemple, deux ou trois la régénération par accord du circuit num. Pour des valeurs données de L' et étages haute fréquence avant la détec- plaque. de C', l'ensemble ne sera en résonance que pour une certaine valeur de la lonque pour une certaine valeur de la longueur d'onde donnée par la formule connue et pour cette valeur seulement. Pour chaque valeur nouvelle de la longueur d'onde, c'est-à-dire pour chaque émission il faudra accorder l'ensemble L'C' en agissant soit sur la self soit sur la capacité.

Une semblable self, dont nous venons il faudra accorder l'ensemble L'C' en agissant soit sur la self soit sur la capacité.

En pratique on dispose de bobines nids d'abeilles. Il sera bon d'essayer pour les ondes extrédiabelles, par exemple de 25, 35, 50, 75

d'abeilles, par exemple de 25, 35, 50, 75

tera à tours jointifs sur un tube de verre de 1 cm 25 de diamètre (tube à essai, par exemple), et sur une longueur de 2 cm 8

celui d'un poste à réaction à une seulle lampe. La haute fréquence devient ainsi presque aussi simple que la basse frédue 25, 35, 50, 75, 100 spires qui donne ront la bande voulue sans jamais nécestier une grande capacité.

La réaction sera constituée par une bobine de 100 spires nid d'abeilles. Il sera bon d'essayer pour les ondes extrêmes 75 et 150 tours qui sur certains postes sont nécessaires.

Paul BERCHE, 8 BN.

trice, ne sera pas plus compliqué que celui d'un poste à réaction à une seule lampe. La haute fréquence devient ainsi

plaque.

Pour L, dans le cas de la réception des ondes de 180 à 1.000 mètres, on doit disposer d'un jeu de bobines nids d'abeilles de 25, 35, 50, 75, 100 spires qui donneront la bande voulue sans jamais néces-


# VEAUTE NE POSTE LAMPE DEUX GRILLES Haut rendement Consommation réduite PIÈCES DÉTACHEES POUR MONTAGES Biablissements SAVOYE-PAUPION et JOUAS 11-13, ree Humblet, PARIS (15)

du fil émaillé ayant un diamètre de 8/100 de m/m. Les extrémités de cet enroule-ment seront fixées au verre à l'aide de cire à cacheter afin d'éviter le déroule-ment accidentel du fil. La capacité ré-partie d'une telle bobine est de 0,1/1000 de Mf et sa résistance (courant continu) de 375 ohms. Elle peut être utilisée dans un étage haute fréquence pour la récep-tion d'ondes de 180 à environ 1.000 mè-tres. C'est tout à fait ce qu'il nous faut pour recevoir les amateurs, les phonies anglaises et américaines ainsi que les

La figure 4 donne le montage de trois étages haute fréquence suivis d'une dé-tectrice, employant trois bobines S telles que celle que nous venons de décrire. Les que cene que nous venons de decrire. Les trois résistances R ont chacune 4 mégohms C' sont des condensateurs fixes de 0,15/1000 de Mf. C est un condensateur variable de 0 à 1/1000 avec vernier pour faciliter l'obtention d'un accord précis.

A propos de ce condensateur C nous donnons, figure 5, une manière de mon-ter un inverseur bipolaire pour placer une capacité soit en série, soit en paral-lèle sur une bobine L. Ce dispositif pourra être appliqué à la figure 4.

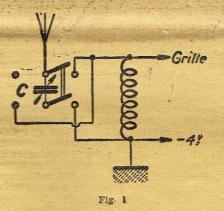Naturellement la bobine de réaction du circuit plaque de la lampe détectrice se-



### POSTES ENTENDUS

Envoi de notice contre 0 fr. 50 R. C. Seine N° 49,313.

Je pense faire plaisir aux lecteurs de votre intéressante publication en leur signalant les indicatifs que j'ai entendus sur courtes longueurs d'onde.

Récepteur : 1 Dét., 1 BF. Antenne int. Veimes du 14-16-1, février 1924 : 8 BA 8 AG 8 BP 8 BN 8 BV 8 CC 8 CJ 8 CZ 8 CK 8 DA 8 OH 8 PX 8 US 8 SSS 8 SSU 8 WV 8 EI XY 8 EK.

2 GN 2 CF 2 VQ 2 ZU 2 ZT 2 WJ W2 P2 2 ST (zéro) OPB OUS OAG 5 QV.

Antenne intérieure 7 m.

Je profite de cette occasion pour vous exprimer mes regrets au point de vue de l'interdiction de la transmission des théatres par 8 ER, qui aurait fait phaisir à beaucoup des fervents du 200 m.

P. MEUNIER,

P. MEUNIER, Paris (189)

\*\*\*

### Indicatifs entendus sur 100 mètres

(du 7 au 14 février)

Français: 8 EB, 8 ML; Belge: P2; Hollandais: OKX ONY, OGX, PCII;


PCTT, OPB;
Anglais: 5 SZ, 5 KO, 5 BA, 5 SI, 2 FU, 5 US, 5 BV, 2 MC, 2WJ, 6RY; 6 AH;
Américains: IALJ IXAR IXAM IWK
IBDI ICMP IXBH ITK, Canadien 2 BG.

(Réception faite à Paris sur une seule lampe détectrice à réaction).

SBV.





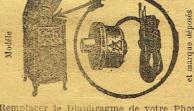

Remplacer le Diaphragme de votre Phono totre récepteur « AZ ». Vous aurez un Haut-Parleur puissant, clair

Prix complet: 75 francs PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES aux meilleurs prix

### COMPTOIR MODERNE

Rue La Boétic, PARIS (8°)

Compte Chèques postaux : N' 603-96 Paris.

Les personnes qui nous demandent des numéros déjà parus de notre journal ou

l'abaque pour le calcul des condensateurs sont priées de joindre le montant en un man-

dat.

# L'Electricité et la T.S.F.

Un grand nombre d'amateurs nous demandent souvent ce que veulent dire certains termes employés en T.S.F.  $\begin{array}{c} dielectrique. \ \ La \ \ formule \ \ donnant \ \ cette \ \ \\ quantité \ \ d'électricité \ est \ la \ suivante : \\ Q = CU \end{array}$ 

Ces termes, il est facile de s'en douter, puisque la T.S.F. est une application pure et simple de l'électricité, sont tous tirés du vocabulaire électrotechnique et, pour la compréhension de la radio, nous allons dans une suite d'articles, traiter un cours succine d'électricité à la portée de teur Autent que possible nous tire. de tous. Autant que possible, nous tirerons nos exemples d'un cas particulier d'électricité appliquée à la T.S.F. Nous tacherons de n'employer que les formules absolument indispensables et, dans ce cas, nous les présenterons sous deux formes. La première sera la formule mathématique générale et la deuvième sera matique générale et la deuxième sera cette formule transposée dans un cas d'emploi déterminé, appliqué à un exemple de radio.

### 1º ELECTRICITE STATIQUE

Environ 600 ans avant notre ère, il fut découvert que si l'on frottait un bâton d'ambre avec un morceau de drap, ce d'ambre avec un morceau de drap, ce bâton pouvait attirer des corps très lé-gers tels que des bardes de plumes ou des petits bouts de papier. Ce phénomène provenait du fait que le frottement déter-minait sur l'ambre une force que l'on a appelée électricité du nom grec de l'am-bre.

Au dix-septième siècle, on reconnut que tous les corps pouvaient être électrisés et qu'il en existait deux sortes bien distinctes. Les uns qui ne pouvaient pas garder leur charge, car l'électricité s'écoulait tout le long de leur surface lorsqu'ils étaient reliés à la terre, ont été nommés corps bons conducteurs de l'électricité ou tout simplement corps conlectricité ou tout simplement corps con-ducteurs. Ces corps ne laissent pas tous passer l'électricité avec la même facilité. Les uns, très bons conducteurs comme l'argent ou le cuivre sont employés pour transporter l'électricité. Les autres, tout en laissant passer le courant lui offrent cependant une résistance assez forte. Ce sont les corps résistants qui sont employés dans certains cas que nous verrons plus loin et dont les plus usuels sont le ferro-nickel et le maillechort.

La deuxième sorte, qui ne laisse pas s'écouler l'électricité, ou tout au moins dans une proportion infime (car l'isolan parfait n'existe pas) ont été nomme corps isolants ou mauvais conducteurs. Ce sont l'ambre, l'ébonite, la porcelaine, le verre, etc.

Un corps conducteur ne peut être char-gé de la façon indiquée tout à l'heure que s'il est isolé de la terre par un corps isolant.

En électrisant les corps, on a reconnu qu'il existalt deux sortes d'électricité, l'une qui a été ampelée électricité positive et l'autre électricité négative. Si nous reet l'autre électricité négative. Si nous re-lions deux corps chargés d'électricité contraires par un fil conducteur, il pas-sera dans ce fil un courant électrique et il a été convenu que ce courant allait du corps chargé positivement au corps char-gé négativement. Ce courant électrique se traduit dans le conducteur, par des se traduit dans le conducteur par des effets qui varient suivant la forme et la nature de ce conducteur et s'annule presque aussitôt car les deux électricités se sont combinées pour former de l'électricité neutre.

Si nous approchons l'un de l'autre deux petits pendules très légers, chargés d'électricité, nous remarquons que les pendules s'attirent si les charges sont de nom contraire et se repoussent si ces charges sont de même nom.

Nous remarquons donc que deux électricités de que deux électricités de noms contraires

Si nous approchons d'un corps chargé d'électricité quelconque un autre corps non chargé l'électricité de zom contraire de celle du premier corz sera attirée et l'autre sera repoussée, ce qui nous don-nera deux zones chargées d'électricités de noms contraires dans le même comps conducteur.

On voit donc que l'électricité se trans-met par influence d'un corps, à un autre sans les relier par un fil conducteur.

L'ensemble de deux corps conducteurs séparés par un isolant forme un appareil très courant en T.S.F. et appelé conden-

La quantité d'électricité qui pourra être emmagasinée dans ce condensateur par la charge des plaques dépendra de la différence du niveau électrique entre les deux lames (U) ou différence de poten-tiel qui se mesure à l'aide d'une unité appelée volt et de la capacité (C) de ce condensateur qui dépend de la surface des électrodes, de leur écartement et de la nature de l'isolant interposé entre elles et qui, dans ce cas, prend le nom de

On voit d'après cette formule que le condensateur emmagasinera d'autant ptus d'énergie que sa capacité sera plus grande et que la différence de potentiel entre les électrodes sera plus élevée.

La capacité du condensateur se cal-cule par la formage suivante :

$$C + \frac{KS}{4\pi E} \times \frac{1}{3^2 + 10^5}$$

dans laquelle la capacité C est représen-tée en microfarads (un millionnième de farad). Le farad étant une valeur trop élevée (capacité d'une sphère ayant un rayon de 9.000.000 de kilomètres) on est conduit dans la pratique et les calculs à employer une unité moins élevée et qui est justement le microfarad.

a représente un coefficient qui dépend de la nature du conducteur et qui est

donné par le tableau ci-joint. S représente la surface du condensateur en centimètres carrés (surface de dielectrique commune aux deux électrodes). E représente l'épaisseur du dielectrique

en centimètres (écartement des électro-

EXEMPLE. — Quelle est la capacité d'un condensateur formé de 2 lames rectangulaires de 4x5 cm. se recouvrant de 4x4 em. l'une sur l'autre, le dielectrique étant formé avec du mica de Q,T millimètres

d'épaisseur.
En nous reportant à notre formule, nous voyons que 5 — 16 cm carrés (et non 20) puisqu'il n'y a qu'une surface de 4x4 en regard.

K nous est donné par le tableau et est égal à 6,64 pour le mica. reporté en centimètres nous donne

Nous aurons donc

C microfarad =  $\frac{6.64 \times 16}{4 \times 3.1416 \times 0.05 \times 9 \times 100000}$ 

Un condensateur devra avoir une épais-seur de dielectrique suffisante pour sup-porter la différence de potentiel que l'on se propose d'appliquer à ses bornes. Cette épaisseur sera plus ou moins grande pour une différence de potentiel donnée suivant la nature du dielectrique utilisé. Un hon condensateur doit être canable suivant la nature du dielectrique utilisé. Un bon condensateur doit être capable ine fois chargé, de conservér cette charge assez longtemps; il faudra donc prendre soin pour le construire de n'utiliser comme dielectrique qu'un très bon isolant. En particulier, les feuilles de mira ne doivent porter aucune trace de graisses acides (sueuer des doigts) et le papier paraffiné ne devra pas être fait avec de la paraffine acide que l'on trouve couramment dans le commerce. ramment dans le commerce.

Les conducteurs peuvent se coupler, soit en série, soit en paradèle.

Dans le cas du complage en série, la capacité résultante est égale à l'inverse de la somme des inverses des capacités composantes:

$$C = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}}$$
EXEMPLE. — Si nous couplons en série

quatre condensateurs ayant respective-ment 4-3-2 et 1 microfarad, quelle sera la canacité obtenue ?

Nous aurons :

$$C = \frac{\frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{1}}{= \frac{\frac{12}{25}}{12}} = \frac{0,48 \text{ microfarad.}}$$

On voit que la capacité résultante est plus petite que la plus petite des capacités composantes.

Dans le cas particulier où nous couplons en série des capacités de valeurs égales, la résultante est égale à la capa de l'un des condensateurs divisé par le nombre des condensateurs compo-

Si, au contraire, nous couplons les con-densateurs en parallèle, la capacité résultante sera égale à la somme des capacités composantes.

cité résultante de :

 $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 10$  microfarads.

Si nous couplons des condensateurs de capacité égale, la résultante sera égale au produit de la capacité d'un des condensateurs par leur nombre.

(A suivre.) R. ALINDRET.

### Tableau donnant le coefficient d'induction spécifique de quelques corps

Matière Quieur K Matière Quieur K  1º Solidas  Ambre (12) 3 tournature L (3) 6,05  Bois (5) carir.3 " U (3) 7,1  Cavuthoru (2) 2,22  " rukansi (2) 2,55  Chattator (2) 2,55  Chattator (2) 2,55  Chattator (3) 6,65  Chattator (2) 2,55  Chattator (1) 1,86  Chattator (2) 2,55  Chattator (3) 6,67  Fluorite 2,72 " éthyt (15) 26,9  Tiche (13)(20) 2 Chloroforme (8) 5,2  Glacel (eausal) (13)(20) 2 Chloroforme (8) 5,2  Glacel " 0" (13)(20) 18  Genure-laque 3,1 " (10) 80,6  Gutta-perha (5) 6,44 " (10) 4,36  Mica (7) 6,64 " Huile de lin (19) 3,35  Mica (7) 6,64 " de parafine (20) 2,7  Tapior (14) 2-2,5 Litroborgune (8) 36,4  Garaffine (1) 2,18 Litroborgune (20) 2,7  Resalfine (1) 2,18 Litroborgune (21) 2-2,28  Greclaine (22) 5-7 Lufure de carb (11) 2,34  Soline (1) 2,5  Soline (1) 2,5  Soline (1) 3,4  " (1) 1,000386  Shellack (1) 3,7  Jours (6) 4,94  Soline (1) 4,000386  Spath Islande (3) 8,82 " (11) 1,000386  Spath Islande (3) 8,83 " (1) 1,000386  Spath Islande (3) 8,85 " (1) 1,000386  Spath Islande (3) 8,86 " (1) 1,000386		and the second second		11	The state of the s	lann anthn
1º Solidas  Ambre (12) 3 townstine L (3) 6,05  Bois (5) crwi.3 " (1 (3) 7,1  Caoutchouc (2) 2,22 " ruleansi (2) 2,55  Chestorion (2) 2,55  Chestorion (2) 2,55  Chestorion (2) 2,72 "étyl. (18) 25.9  Fibre 1,2-2,7 Aldihyde (10) 24,1  Fluorine (3) 6,6 Benzine (11) 2,26  Glacel (eausal) (13)(21) 2 Cheroforme (8) 5,2  Glacel " 0") (13)(21) 18 Eau (8) 84,1  Gentre-laque (3,3-4,9 Ether (8) 4,37  Gypse (6) 5,04 " (40) 4,36  Marbre (5) 6,44 Huile de lin (19) 3,35  Mica (7) 6,64 " deparative (20) 2,7  Farior (14) 2-2,5 Litroberzore (8) 36,4  Forcelaine (22) 5-7 Lulfurs de carl. (11) 2,34  Resine (1) 2,5  Sercelaine (21) 5-7 Lulfurs de carl. (11) 2,34  Petrine (1) 2,5  February (1) 1,000386  Finall. Thande (3) 8,65 " (1) 1,000386  In mirrir (15) 6,3 " (1) 1,000386  In mirrir (15) 6,3 " (1) 1,000387  Ferres (22) 3 a 11 Hydrogére (11) 1,000387  Geome (d.2,48) (16) 6,96 " (19) 1,000373	Matière	auteur	K	Matière	auteur	K
Ambre (12) 3 townstine L (3) 6,05 Research townstine L (3) 6,05 Research townstine L (3) 6,05 Research (2) 2,22 Piquides  Chatterion (2) 2,55 Acolore (5) 21,8 Events jaune (1) 1.86 Alcolore (10) 24,1 Events (11) 2,72 " eithyl. (18) 25.9 Fibre 1,2-2,7 Aldihyde (10) 24,1 Fluorine (3) 6,8 Benzine (11) 2,26 Glace (eausal) (13)(21) 2 Ohloroforme (8) 5,2 Glace (eausal) (13)(21) 2 Ohloroforme (8) 5,2 Glace (eausal) (13)(21) 2 Ohloroforme (8) 84,1 Gomme-laque 3,1 " (10) 80,6 Eulta-porcha 3,3-4,9 Ether (8) 4,37 Gyppe (6) 5,04 " (10) 80,6 Eulta-porcha (10) 8,06 Eulta-porcha (10	-	-			-	COLUMN CONTRACTOR
Ambre (12) 3 townstine L (3) 6,05 Research townstine L (3) 6,05 Research townstine L (3) 6,05 Research (2) 2,22 Piquides  Chatterion (2) 2,55 Acolore (5) 21,8 Events jaune (1) 1.86 Alcolore (10) 24,1 Events (11) 2,72 " eithyl. (18) 25.9 Fibre 1,2-2,7 Aldihyde (10) 24,1 Fluorine (3) 6,8 Benzine (11) 2,26 Glace (eausal) (13)(21) 2 Ohloroforme (8) 5,2 Glace (eausal) (13)(21) 2 Ohloroforme (8) 5,2 Glace (eausal) (13)(21) 2 Ohloroforme (8) 84,1 Gomme-laque 3,1 " (10) 80,6 Eulta-porcha 3,3-4,9 Ether (8) 4,37 Gyppe (6) 5,04 " (10) 80,6 Eulta-porcha (10) 8,06 Eulta-porcha (10	1º Chidas					
Bois Caoutchous (2) 2,22 (3) 2,50 Chestorion (2) 2,55 Chestorion (2) 2,55 Chestorion (3) 4,56 Chestorion (4) 1.86 Clacol methys (11) 34,5 Chonite  Fibre (3) 6,8' Benzine (4) 2,26 Glace (eausal) (43)(21) 2 Chonforme (8) 5,2 Glace (6) 5,04 Gutta-percha (6) 5,04 Marbre (5) 6,14 Huile de lin (19) 3,35 Mica (7) 6,64 Huile de lin (19) 3,35 Mica (7) 6,64 Huile de lin (19) 3,35 Mica (1) 2,18 Jetroles (22) 2-2,28 Jetroles (22) 2-2,28 Jetroles (22) 2-2,28 Jetroles (23) 2-2,28 Jetroles (24) 2,5 Jetroles (25) 5-7 Juffers de carl (11) 2,18 Jetroles (27) 3,34 Mica (11) 3,1 Huile (11) 2,5 Jetroles (22) 2-2,28 Jetroles (23) 3-4,9 Jetroles (24) 1,000396 Jetroles (11) 2,18 Jetroles (12) 2-2,28 Jetroles (11) 2,18 Jetroles (11) 2,34 Jetroles (11) 2,5 Jetroles (11) 2,60 Jetroles (11) 2,5 Jetroles (11) 2,60 Jetroles (11) 2,5 Jetroles (11) 2,60 Jetroles (12) 2,7 Jetroles (1					(6)	Kxdens#2,44
Caouthbruc  " rulanist (2) 2,30  Chatterton (2) 2,35  Chatterton (2) 2,35  Chatterton (2) 2,35  Chatterton (2) 2,35  Chie jaune  (1) 1.86  Choolite  2,72  Tibre  Tibre  There  1,2-27  Chloroforme  (3) 6,8  Senzive  (11) 2,26  Chloroforme  (8) 5,2  Glacel (eausat) (13)(21) 2  Chloroforme  (8) 5,2  Glacel (eausat) (13)(21) 2  Chloroforme  (8) 5,2  Glacel (8) 41,4  Gemme-laque  3,1  (10) 80,6  Gutta-percha  Gypse  (6) 5,04  Marbre  (5) 6,14  Muile de lin  (19) 3,35  Mica  (7) 6,64  " de parafine  (10) 2,7  Sarior  (11) 2,18  Sitroles (22) 2-2,25  Survelaire  (22) 5-7  Sulfwe de carl  (11) 2,34  Sitroles  Guartz  L  (11) 2,5  Solutive  Sel gemme  (6) 6,3  Acide carl  (11) 2,5  Sel gemme  (6) 6,3  Acide carl  (11) 1,000396  Speath Islande  (13) 8,88  " (9) 1,000396  Sylvine  (14) 1,000396  Gurrel (15) 6,3  " (17) 1,000386  Gurrel (15,18) (16) 6,96  " (19) 1,000393		(12)	3	tourmaline L	(3)	6,05
nulcanut   (2)   2,55   Acitone   (5)   21,8     Chartestoro   (2)   2,55   Acitone   (5)   21,8     Chartestoro   (1)   1.86   Allcool méthyg. (17)   34,5     Ebrite   2,72   Aldéhyde   (10)   21,1     Fluorine   (3)   6,8   Benzine   (11)   2,26     Glace (eausal)   (13)(21)   2   Chloroforme   (8)   5,2     Glace (au sal)   (13)(21)   78   Eau   (8)   81,4     Gomme-Laque   3,1   " (10)   80,6     Gutta-percha   (3) 4,36   Ether   (8)   4,37     Gypse   (6)   5,04   " (40)   4,36     Marbre   (5)   6,14   Huile de lin   (19)   3,35     Marbre   (5)   6,14   Huile de lin   (19)   3,35     Marcha   (7)   6,64   " de parafine   (20)   2,7     Jaraifine   (1)   2,18   Sitroleszare   (8)   36,4     Jaraifine   (1)   2,18   Sitroleszare   (8)   36,4     Jaraifine   (1)   2,18   Sitroleszare   (11)   2,50     Rusine   (11)   2,5   Toluine   (11)   2,34     Solice   (11)   3,1   " (11)   2,50     Substine   (11)   3,1   " (11)   1,000996     Shellack   (11)   3,1   " (11)   1,000996     Speath Inlende   (3)   8,85   " (9)   1,000998     Speath Inlende   (3)   8,85   " (9)   1,000997     Source   (42,18)   (16)   6,96   " (9)   1,000997     Source   (42,28)   (16)   6,96   " (9)   1,000997     Governe   (17)   (18)   (18)   (18)   (19)   (19)   (19)   (19)   (19)   (19)   (19)   (19)   (19)   (19)   (19)   (19)		(5)	ervir.3	. " "	(3)	7,1
Chesterton (2) 2,35 Acitore (5) 21,8° Chesterton (2) 2,35 Acitore (5) 21,8° Chorite jaune (1) 1.86 Alkool milhyp. (17) 34,8° Chonite 2,72 " éthyl. (18) 25,9 Fibre 1,2-27 Aldéhyde (10) 21,1 Fluorine (3) 6,8° Benzine (11) 2,26° Glace (eausal) (13)(21) 2 Chloroforme (8) 5,2° Glace (eausal) (13)(21) 3 Chloroforme (8) 5,2° Glace (eausal) (13)(21) 78° Eau (8) 84,1° Gomme-laque 3,1° " (10) 80,6° Gutta-percha 3,3-4,9 Ether (8) 4,37° Gypse (6) 5,04 " (10) 4,36° Marbre (5) 6,44 Huile de lin (19) 3,35° Mica (7) 6,64 " de parefine (20) 2,7° Aurifore (11) 2,18° Fetroles (22) 2-2,25° Alrohorzone (8) 36,4° Fareffine (22) 5-7° Sulfus de carb. (11) 2,34° Aurity 1 (3) 4,49° Aurity 2 (41) 2,5° Sel gemme (6) 6,3° Acitice (11) 2,34° Sel gemme (6) 6,3° Acitice (41) 1,000394° Spath Islande (3) 8,48° " (9) 1,000396° Spath Islande (3) 8,48° " (9) 1,000396° Aurity 1 (15) 6,3° " (7) 1,000396° Aurity (15) 6,3° " (17) 1,000396° Aurity (17) 1,000396°		(2)		20	Pinnid	
Chonite  Cho		(3)	2,50	<i>⊆</i>	zuraue	processos
Chamite   2,72   " éthyl.   (18)   26.9     Fibre   1,2-2,7   Clldéhyde   (10)   24,1     Fluorine   (3)   6,8"   Benzine   (11)   2,26     Glace (eausal)   (13)(21)   2   Chloroforme   (8)   5,2     Glace   " 0"   (13)(24)   78   Eau   (10)   80,6     Gutta-percha   3,3-4,9   Ether   (10)   80,6     Gutta-percha   5,504   " (10)   4,36     Marbre   (5)   6,44   Huile de lin   (19)   3,35     Mica   (7)   6,64   " de parafine   (20)   2,7     Garier   (14)   2,2,5   Mirobazine   (8)   36,4     Fariffine   (1)   2,18   Tétroles   (22)   2-2,25     Gorcelaine   (22)   5-7   Luffur de carb   (11)   2,34     Risine   (13)   4,49   3° Gals     Garme   (6)   6,3   Cloude carb   (11)   2,34     Soufre   (6)   3,34   Clic   (14)   1,000596     Gracela   (15)   6,3   " (17)   1,000596     Gylrine   (6)   4,94   Cazole   (19)   1,000596     Terres   (22)   3 a 11   Hydrogère   (14)   1,000596     Garme   (J.2,45)   (16)   6,96   " (17)   1,000596     Garme   (J.2,45)   (16)   6,96   " (17)   1,000596     Garme   (J.2,45)   (16)   6,96   " (19)   1,000596     Garme   (J.2,45)   (J.2,45)   (J.2,45)   (J.	Chatterton	(2)	2,55	acitone	(5)	21,8
Chamite   2,72   " éthyl.   (18)   26.9     Fibre   1,2-2,7   Clldéhyde   (10)   24,1     Fluorine   (3)   6,8"   Benzine   (11)   2,26     Glace (eausal)   (13)(21)   2   Chloroforme   (8)   5,2     Glace   " 0"   (13)(24)   78   Eau   (10)   80,6     Gutta-percha   3,3-4,9   Ether   (10)   80,6     Gutta-percha   5,504   " (10)   4,36     Marbre   (5)   6,44   Huile de lin   (19)   3,35     Mica   (7)   6,64   " de parafine   (20)   2,7     Garier   (14)   2,2,5   Mirobazine   (8)   36,4     Fariffine   (1)   2,18   Tétroles   (22)   2-2,25     Gorcelaine   (22)   5-7   Luffur de carb   (11)   2,34     Risine   (13)   4,49   3° Gals     Garme   (6)   6,3   Cloude carb   (11)   2,34     Soufre   (6)   3,34   Clic   (14)   1,000596     Gracela   (15)   6,3   " (17)   1,000596     Gylrine   (6)   4,94   Cazole   (19)   1,000596     Terres   (22)   3 a 11   Hydrogère   (14)   1,000596     Garme   (J.2,45)   (16)   6,96   " (17)   1,000596     Garme   (J.2,45)   (16)   6,96   " (17)   1,000596     Garme   (J.2,45)   (16)   6,96   " (19)   1,000596     Garme   (J.2,45)   (J.2,45)   (J.2,45)   (J.	lire jaune	(1)	1.86	Olcool methyg.	(17)	34,8
Fibre Fiverine (3) 6,8" Benzine (11) 2,26  Glace (eausal) (13)(21) 2 Chloroforme (8) 5,2  Glace (eausal) (13)(21) 78 Eau (8) 84,1  Genme-laque 3,1 " (10) 80,6  Gutta-percha 3,3-4,9 Ether (8) 4,37  Gypse (6) 5,04 " (10) 4,36  Marbre (5) 6,44 Huile de lin (19) 3,35  Mica (7) 6,64 " de parafine (20) 2,7  Iaprior (14) 2,2,5 Mirobazine (8) 36,4  Fariffine (1) 2,18 Tétroles (22) 2-2,25  Greelaine (22) 5-7 Julfur de carb (11) 2,34  " (1 (3) 4,49  Fisine: (4) 2,5  Sel genme (6) 6,3 Acude carb (4) 1,000896  Shellack (1) 3,1 " (1) 1,000896  Spath Islande (3) 8,02 " (1) 1,000896  Spath Islande (3) 8,02 " (1) 1,000896  Sylrine (6) 4,94 Acydrogére (4) 1,000896  Terres (22) 3 a 11 Hydrogére (4) 1,000896  Germe (3,2,45) (16) 6,96 " (9) 1,000896  Germe (3,2,45) (16) 6,96 " (9) 1,000896	Ebonite		2,72			
Fluorine (3) 6,8 Benzine (11) 2,26  Glace (eausal) (13)(21) 2 Oldroforme (8) 5,2  Glacel "0" (13)(24) 78 Eau (8) 84,4  Gomme-laque (10) 80,6  Gutta-percha (6) 5,04 " (10) 80,6  Marbre (5) 6,14 Huile de lin (19) 3,35  Mica (7) 6,64 " deparative (20) 2,7  Parier (14) 2-2,5 Mitrolorgine (8) 36,4  Turaffire (1) 2,18 Tetrols (22) 2-2,25  Forcelaine (22) 5-7 Julfur de carb. (11) 2,34  Risine (1) 2,5  Sel gemme (6) 6,3 Acide carb. (1) 1,000346  Shellack (1) 3,1 " (1) 1,000396  Spath Irlande, (3) 8,88 " (9) 1,000596  Lylrine (6) 4,94 Azole (19) 1,000586  Terres (22) 3 a.11 Hydrogène (1) 1,000586  Terres (22) 3 a.11 Hydrogène (1) 1,000586  Terres (22) 3 a.11 Hydrogène (1) 1,000586  Geome (3,245) (16) 6,36 Ocyde de carb. (1) 1,000580			1,2-2,7	Aldéhyde	(10)	21,1
Glace (eausal) (13)(21) 2 Chloroforme (8) 5,2  Glacel "0" (13)(24) 78  Gemme-laque Gemme-laque (10) 80,6  Gutta-percha (6) 5,04 " (10) 80,6  Marbre (5) 6,44 Huile de lin (19) 3,35  Mica (7) 6.64 " de parafine (20) 2,7  Farier (14) 2-2,5 Mitroberzine (8) 36,4  Toraffine (1) 2,18 Tétroles (22) 2-2,25  Forcelaine (22) 5-7 Juffirs de carb. (11) 2,34  "11 (3) 4,49  Risine: (4) 2,5  Sel gemme (6) 6,3  Cloide carb. (4) 1,000396  Speth Irlande. (3) 8,88 " (9) 1,000396  Fyath Irlande. (3) 8,88 " (9) 1,000596  Lylrine (6) 4,94 Azole (19) 1,000586  "11 (3) 8,48 " (9) 1,000586  Terres (22) 3 a 11 Thydrogene (1) 1,000586  "1 a miroir (15) 6,3 " (7) 1,000586  Geomme (3,245) (16) 6,96 " (9) 1,000593	Thurine	(3)	6,8	Benzine	(11)	
Gentre-laque Gutta-percha Gutta	Glace (eausal)	(13)(21)	2	Chloroforme	(8)	5,2
Gentre-laque Gutta-percha Gutta	Glacel " 0°)	(13) (21)	78	Eau	(8)	81,1
Gutta-percha Gypse  (6) 5,04  Marbre  (5) 6,14  Mulle de lin  (14) 3,35  Mica  (7) 6,64  Farier  (14) 2,25  Mitroberzine  (8) 36,4  Fariaffine  (1) 2,18  Fitroles  (22) 2-2,25  Forcelaire  (22) 5-7  Luffur de carb.  (11) 2,34  Risine  (1) 3,34  Risine  (1) 3,35  Acide carb.  (1) 2,34  Sel germne  (6) 6,3  Acide carb.  (1) 1,000346  Shellack  (1) 3,1  "  (1) 1,000394  Soufe  (3) 8,85  " (1) 1,000596  Lylrine  (6) 4,94  Azole  (1) 1,000596  Germe (d.2,48)  (15) 6,3  (16) 6,96  " (17) 1,000590  (18) 1,000590  (19) 1,000590  (19) 1,000590  (19) 1,000590	Gomme-laque		3,1		(10)	
Marbre   (6)   5,04   "   (10)   4,36     Marbre   (5)   6,44   Huile de lin   (19)   3,35     Mica   (7)   6,64   " de paraffine   (20)   2,7     Tapier   (14)   2,25   Nitrobergine   (8)   36,4     Taraffine   (1)   2,18   Sétroles   (22)   2-2,25     Torcelaine   (22)   5'-7   Julfurs de carb   (11)   2,34     Risine   (13)   4,49   3° Galf     The stande   (14)   2,5     Sel germne   (6)   6,3   Acide carb   (14)   1,000946     Shellack   (11)   3,1   "   (17)   1,000946     Speth Stende   (3)   8,48   "   (9)   1,000596     Sylvine   (6)   4,94   Azole   (9)   1,000586     Teres   (22)   3 a 11   Hydrogène   (14)   1,000564     " a miroir   (15)   6,3   "   (7)   1,000564     Germe   (1,2,48)   (16)   6,96   "   (9)   1,000590     (15)   6,3   "   (7)   1,000560     (16)   6,96   "   (19)   1,000590     (17)   1,000560   (19)   1,000590     (18)   (16)   6,96   "   (19)   1,000590     (19)   1,000590     (10)   (10)   (10)   (10)   (10)   (10)   (10)     (10)   (10)   (10)   (10)   (10)   (10)   (10)     (10)   (10)   (10)   (10)   (10)   (10)   (10)     (10)   (10)   (10)   (10)   (10)   (10)   (10)     (10)   (10)   (10)   (10)   (10)   (10)   (10)   (10)     (10)   (10)   (10)   (10)   (10)   (10)   (10)   (10)     (10)   (10)   (10)   (10)   (10)   (10)   (10)   (10)   (10)   (10)     (10)   (	Gutta-percha		3,3 - 4,9	Ether	(8)	
Mica (7) 6,64 Huile de lin (19) 3,35  Mica (7) 6,64 "de parafine (20) 2,7  Tarier (14) 2,2,5 Sitroberzure (8) 36,4  Taraffine (1) 2,18 Tetroles (22) 2-2,25  Torcelaine (22) 5-7 Julpur de carb (11) 2,34  "II (3) 4,55 Toluène (11) 2,34  Thèrie: (4) 2,5  Sel germe (6) 6,3 Acide carb (4) 1,000946  Shellack (1) 3,1 " (7) 1,000944  Soufre (6) 3,34 Acic (4) 1,000590  Spath Telerde (3) 8,02 " (7) 1,000586  "II (3) 8,45 " (9) 1,000586  Terres (22) 3 à 11 Hydrogène (4) 1,000586  Germe (3,2,45) (16) 6,96 " (9) 1,000590		(6)	5,04	ħ	Carlotte at Disease	
Mica (7) 6.64 "de parafine (20) 2.7  Tapier (14) 2.2,5 Nitroberzine (8) 36,4  Tarafine (1) 2.18 Tetroles (22) 2-2,25  Torcelaine (22) 5-7 Julfure de carl. (11) 2.34  " 11 (3) 4,55 Zoluène (11) 2.34  Titsine: (4) 2,5  Sel gernne (6) 6,3 Acide carl. (4) 1,000946  Shellack (1) 3,1 " (1) 1,000946  Spath Irlande (3) 8,02 " (1) 1,000586  " 11 (3) 8,48 " (9) 1,000586  Terres (22) 3 à 11 Hydrogène (4) 1,000564  Germe (3.2,48) (16) 6,96 " (9) 1,000590  (d.287) (16) 6,61 Oxyde de carl. (11) 1,000590		(5)	6, 14	. Hvile de lin	(19)	3,35
Sarier       (14)       2-2,5       Nitroberzine       (8)       36,4         Saraffine       (1)       2,18       Tetroles       (22)       2-2,25         Torcelaire       (22)       5-7       Julfure de carb.       (41)       2,60         Ruartz       L       (3)       4,55       Holuène       (41)       2,34         "       II       (3)       4,49       3° Galfs         Sal gernne       (6)       6,3       Acude carb.       (4)       1,000946         Shellack       (1)       3,1       "       (1)       1,000946         Shellack       (1)       3,34       Air       (4)       1,000946         Spiath       Islande       (3)       8,02       "       (1)       1,000546         "       II       (3)       8,48       "       (9)       1,000546         Sylrine       (6)       4,94       Acycle       (9)       1,000546         "       a miroir       (15)       6,3       "       (1)       1,000264         "       a miroir       (15)       6,3       "       (1)       1,000264         Gorne (d.2,48)       (16)       6,96	Mica	(7)	6,64		(20)	2,7
Fariafine (1) 2,18 Sétroles (22) 2-2,25  Forcelaine (22) 5-7 Sulfurs de carb (41) 2,60  Ruartz 1 (3) 4,55 Folicine (11) 2,34  Résine (4) 2,5  Sel gomme (6) 6,3 Active (4) 1,000946  Shellack (1) 3,1 " (1) 1,000944  Soufre (6) 3,34 Air (4) 1,000596  Firsth Islande (3) 8,02 " (1) 1,000596  Sylvine (6) 4,94 Azole (9) 1,000596  Ferres (22) 3 à 11 Hydrogère (4) 1,000596  Comme (12,48) (16) 6,96 " (9) 1,000593  (d.287) (16) 6,61 Oxyde de carb (4) 1,000590			2.2,5		(8)	
Forcelaine (22) 5-7 Sulfure de carb (41) 2,60  Ruartz 1 (3) 4,55 Foluine (11) 2;34  " 11 (3) 4,49  Résine: (4) 2,5  Sel germne (6) 6,3  Checlack (1) 3,1  Soufre (6) 3,34  Frath Islande: (3) 8,02  " 11 (3) 8,48  " 19 1,000586  Sylvine (6) 4,94  Carole (9) 1,000586  Lettes (22) 3 à 11  Hydrogène (4) 1,000564  Gomne (3,248) (16) 6,96  " (17) 1,000590  Guyde de carb. (11) 2,60  (11) 2,34  Coluine (21) 1,000946  (11) 2,34  Coluine (4) 1,000946  (4) 1,000586  (11) 1,000586  (12) 3 à 11  Comme (3,248) (16) 6,96  " (19) 1,000590	Taraffine	(1)	2,18	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	(22)	2-2,25
Ruartz L (3) 4,55 Folicine (11) 2,34  " 11 (3) 4,49  Résine (4) 2,5  Sel gornne (6) 6,3  Cloide carb. (4) 1,000946  Shollack (1) 3,1  Soufre (6) 3,34  Gic (4) 1,000596  Spath. Islande (3) 8,02  " 11 (3) 8,48  " (9) 1,000596  Sylvine (6) 4,94  Terres (22) 3 à 11  Hydrogère (4) 1,000564  Gornne (d.2,48) (16) 6,96  " (1) 1,000590  (4) 1,000590		(22)	Section Section		(11)	2,60
## Plaine : (4) 2,5  Sel germe (6) 6,3  Chellack (1) 3,1  Soufe (6) 3,34  Course (6) 3,34  Course (4) 1,000984  Firsth Islande (3) 8,02  ### (9) 1,000586  ### (9) 1,000586  Sylvine (6) 4,94  Cayole (9) 1,000581  Ferres (22) 3 à 11  Comme (12,48) (16) 6,96  #### (19) 1,000590  #### (19) 1,000581  Comme (12,48) (16) 6,96  ##################################	Quartz . L	(3)			(11)	2,34
Résine:  Sel gernne  (6) 6,3  Cloide carb.  (4) 1,000946  Shellack  (1) 3,1  " (1) 1,000984  Soufre  (6) 3,34  Clic  (4) 1,000596  (4) 1,000596  " (7) 1,000596  Sylrine  (6) 4,94  Carle  (7) 1,000581  Terres  (22) 3 à 11  Shydrogère  (4) 1,000581  Comme (d.2,48)  (16) 6,96  Caryde de carb.  (19) 1,000596  (19) 1,000581  Comme (d.2,48)  (16) 6,96  Caryde de carb.  (19) 1,000590				100		
Sel gernne (6) 6,3 Acide carb. (4) 1,000946 Shellack (1) 3,1 " (7) 1,000944  Soufre (6) 3,34 Acic (4) 1,000596  Spath Islande (3) 8,02 " (7) 1,000596  " II (3) 8,45 " (9) 1,000596  Sylvine (6) 4,94 Azole (9) 1,000581  Terres (22) 3 à 11 Hydrogère (4) 1,000264  " a mivir (15) 6,3 " (7) 1,000264  Giorne (d.248) (16) 6,96 " (9) 1,000273  (d.287) (16) 6,61 Oxyde de carb. (4) 1,000690	Resine:			3º Gaz		
Shellack (1) 3,1 " (7) 1,000984  Soufe (6) 3,34 Aic (4) 1,000586  Frath Islande (3) 8,02 " (9) 1,000586  " " (8) 4,94 Azole (9) 1,000586  Serves (22) 3 à 11 Hydrogère (4) 1,000264  " a miroir (15) 6,3 " (7) 1,000264  Gomne (12,48) (16) 6,96 " (9) 1,000273  (d.287) (16) 6,61 Azyde de carb. (4) 1,000690				Acide carb.	(4)	1,000946
Soufe (6) 3,34 Aic (4) 1,000590  Speath Islande (3) 8,02 " (9) 1,000596  " II (3) 8,48 " (9) 1,000596  Sulvine (6) 4,94 Azole (9) 1,000581  Terres (22) 3 à 11 Hydrogère (4) 1,000364  " a miroir (15) 6,3 " (9) 1,000364  Giorne (d.248) (16) 6,96 " (9) 1,000273  (d.287) (16) 6,61 Oxyde de carb. (4) 1,000690			STATE OF THE PARTY	"		
First Solaride (3) 8,02 " (7) 1,000536  " " " (9) 1,000536  Sylvine (6) 4,94 Ozole (9) 1,000581  Verres (22) 3 à 11. Hydrogère (4) 1,000264  " a miroir (15) 6,3 " (7) 1,000264  Cionne (d.2,48) (16) 6,96 " (9) 1,000273  (d.2,87) (16) 6,61 Oxyde de carb. (4) 1,000690				aic		
"       (3)   8,48   " (9)   1,000576  Sufrine (6)   4,94   Ozole (9)   1,000581  Terres (22)   3 à 11   Hydrogère (4)   1,000264  " a miroir (15)   6,3   " (7)   1,000264  Genne (d.2,48) (16)   6,96   " (9)   1,000273  (d.287)   (16)   6,61   Oxyde de carb. (4)   1,000690						
Sylvine       (6)       4,94       Azole       (9)       1,000581         Serves       (22)       3 à 11.       Hydrogère       (4)       1,000264         " a miroir       (15)       6,3       "       (7)       1,000264         Corrne (d.2,48)       (16)       6,96       "       (9)       1,000273         (d.2,87)       (16)       6,61       Oxyde de carb.       (4)       1,000690						
Terres (22) 3 à 11. Hydrogère (4) 1,000264  " a miroir (15) 6,3 " (7) 1,000264  Cionne (d.2,48) (16) 6,96 " (9) 1,000273  (d.2,87) (16) 6,61 Oxyde de carb. (4) 1,000690	Sylvine		CHARLES TO THE	azole		
" a miroir (15) 6,3 " (7) 1,000264  Giorne (d.2,48) (16) 6,96 " (9) 1,000273  (d.287) (16) 6,61 Oxyde de carb. (4) 1,000690	1		The state of the s			
(d.287) (16) 6,96 " (9) 1,000273 (d.287) (16) 6,61 Oxyde de carb. (4) 1,000690						
(d.287) (16) 6,69 Oxyde de carb. (4) 1,000690				1 n		
Control of the Contro		STATE OF THE PERSON NAMED IN		Oxyde de cars.		
				"	10 5 2 5 A L R S	
				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	.,,	

1. Winkermann. — 2. Gordon. — 3. d. durie. — 3. Bottletin (1874). — 6. Starke. — 7. Kelminoio (1885). — 8. Turner. — 9. Tangl (1908). — 10. Drude. — 11. Ratz. — 12. E. Wilson. — 13. Dewar. — 14. Pirani. — 15. Schiller. — 16. Hoplainson. — 17. Landolt. — 18. Nerts. — 19. Salvioni. — 20. Clark. — 21. Flemming. — 22. Divers. — Copyright « L'ANTENNE » Paris.

### UNE LETTRE

Monsieur le directeur,

Nous venons de voir dans votre jour-nal paru au ourd'hui, l'art che que vous avez inséré conce.nant le concert que nous avons donné samedi dernier, et qui a été émis avec l'assistance des P. T.

Dans cet article, vous faites croire à tous vos abonnés et lecteurs que nous sommes une société étrangère. Nous te-nons à vous faire savoir immédiatement que vous faites une erreur complète. Notre société est une société française Nos fabriques sont en France. Les ou vriers et employés qui y travaillent sons

des Français. Notre Conseil d'administration est composé, en majeure partie, de Français, et notre président est Français. de Fran Nous pensons donc que ce n'est pas intentionnellement que vous avez voulu-porter atteinte à notre société, et nous vous saurions gré, en conséquence, de bien vouloir faire paraître dans votre prochain numéro, probablement du 12 reourant, et autant due possible au mê me emplacement que l'article paru dans celui d'aujourd'hui, la correctien voulue à ce sujet ,comme cela se fait habituel

Avec nos remerciements anticipés nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de notre considé ration la plus distinguée.

The Aeolian Company L'administrateur-délégué, B. BROWN.

N. D. L. R - Nous avons compris.



# la propos de la régénération des lampes de T.S.F.

Depuis trois mois que la lampe M. S., 9, boulevard Rochechouart, s'est occupée de la régénération des lampes de T. S. F. elle a reçu exactement de Deux Mille Cent Vingt et un sans filistes de France et de l'étranger des lampes à régénérer. Sauf les accidents de transports qu'elle est toujours disposée à réparer si le culot et les morceaux de verre de la lampe lui sont retournés par retour. la lampe M.S. sont retournés par retour, la lampe M.S. en est à attendre la première réclamation vraiment sérieuse. En revanche elle tient à la disposition de ses clients des centai-nes de lettres de félicitations, lettres qui toutes déclarent qu'en somme les lampes égénérées portant sur le culot la marque M. S. sont les seules qui donnent des ré-sultats même meilleurs que la plupart des lampes neuves.

A ce propos la lampe M. S. rappelle à de même marque mais par les lampes mê mes qui ont été envoyées. Elle signale également que la régénération des lampes radio micro sera au point dans une quinzaine de jours, mais elle prie les clients de ce genre de lampe de bien vouoir lui faire confiance car elle ne voudrait à aucun prix leur fournir des lampes qui ne leur donneraient pas satisfaction.

Egalement à propos du concours or-ganisé par l'Antenne la lampe M. S. rappelle à ses clients qu'elle fabrique le *poste* Biondulaire qui permet la réception sans antenne jusqu'à plus de Deux Cents kilomètres du poste émetteur par simple prise de terre.

Enfin la lampe M. S. informe les sans filistes belges qu'ils doivent envoyer leur lampe à régénérer à M. Hobson, 224, rue Royale à Bruxelles qui se charge de centraliser les envois de ce pays.



# notre



Beaucoup de lecteurs, dans leurs demandes de renseignements, au lieu de nous adresser le schéma de leur poste nous indiquent que cet appareil est de telle maison de T S.F. ou qu'il a été tiré de telle revue.

Chaque constructeur a sa méthode particulière pour réaliser un type d'appareil et il nous est impossible de les connaître toutes.

Il en est de même pour les schémas extraits des revues. Comme nous ne pouvons perdre un temps infini à rechercher ces revues que bien souvent nous ne possédons d'ailleurs pas, il est indispensable de nous envoyer le schéma dans l'un ou l'autre cas.

Nous prions instamment nos correspondants de bien vouloir tenir compte de ce que nous avons dit dans notre numéro 46, sur la façon de poser les questions. (Voir en tête du Courrier du numéro ci-dessus désigné) et, surtout, de ne pas oublier les renseignements que nous demandons sur leur poste et qui nous sont indispensables pour donner des réponses certaines.

\_\_\_\_0\_

A. — P. Vivier, Tonnerre (Yonne).
Reçoit poste anglais assez fort et entend carillon, orchestre de danse et applaudissements de la foule; demande quel est ce poste?
R. — Vraisemblablement Londres LO. Mais comme les autres postes anglais font entendre également le carillon de Westminster et les airs de danse, il se peut que ce soit une autre station; il faudrait savoir la longueur d'onde approximative. En tous cas, les P. T. T. sont sur une longueur supérieure.

A. — P. Gondolf, Reims.

Demande montage d'un poste à 4 lampes, pour ondes de 150 mètres à 4.000 mètres?

R. — C-119, 1 HF à résonance plus 1 détectrice à réaction, plus 2 BF.

### \*\*\*

A. — Landron, Félicien, électricien.

Demande : 1. Si lampe Audion peut servir pour la Flewelling ?

As Flewelling?
2. Combien pour le chauffage?
R. — 1. Oui, bien entendu! Quelles autres lampes voulez-vous employer?
2. Combien de quoi? Le chauffage se fait sous
4 volts pour les lampes du type courant.

### \*\*\*

A. — Ismard, Alger.
Possède 2 condensateurs à air, composés de :2
armatures fixes.

Demande: 1. Capacité d'un condensateur (armature 1/4 de cercle 50 m/m de rayon environ).
2. Capacité résultante de ces 2 condensateurs

montés en série?
3. Capacité résultante de ces 2 condensateurs montés en parallèle?
R. – 1. C 0,0009.

# Chez VITREBERT

31, rue de la Cerisaie, PARIS (IVe) (métro : Bastille)

### BAISSE DE PRIX

sur tous les articles du catalogue EXCEPTIONNEL:

Casque, 2.000 ohms...... 42 francs Condensateur variable à air

1/1000 ...... 26 francs Ebonite en planche..... le kilo 22 francs Postes à galène à 95 fr. et 135 francs Marque « ONDINE »

PRIX SPÉCIAUX POUR REVENDEURS

Conseils - Schémas - catalogues gratuits - R. C. S. 52.660 -

C. 25. — HWYM, Boulogne-sur-Mer, Demande: 1. Quel poste il a entendu? 2. Longueur d'onde propre de son antenne? 3. Si une antenne vibre en demi-onde lorsque le condensateur, variable en sèrie, dans l'antenne

R — 1. Ne pouvons le savoir mieux que vous, nuisque c'est vous qui l'entendez. 2. Environ 300 mètres. 3. Non, le condensateur n'est pas complètement

C. 26. — HB, Villejuif.
Demande: . S'il peut charger des accus avec une soupape électrolytique?

2. Quel est le meilleur de plusieurs sortes de

Données pour la fabrication des selfs en nid

R. — 1. Oul, évidemment.
2. Il est bien difficile de comparer, car chacun répond à un but déterminé (voir « Nos Montages » depuis le numéro 38).
3. Vous le trouverez dans le premier numéro du

OST Français. \*\*\*

C. 27. — M. Fillatre ENI, Saint-Lô, (Manche). Demande : Schémas?

- Revoir « Nos Montages » depuis le numé-

### AMATEURS!!!

La meilleure lampe regénérée est LA RÉNOVÉE P.P. "

( Prix: 12 fr. par lampe)

Aux Biablissements G. CARLIER

114. r. de la Folie-Méricourt, PARIS (11°) Métro République Téléphone : Roquette 42-06 R.C. Seine 140-177

En vente également les meilleurs postes

et pièces détachées

C. 28. - M. Guérin, Paris. Demande : Quel montage employer pour rece-oir anglais ou belges sur grand cadre ?

R. — Vous pouvez employer 4 HF à résistances une superréaction ou HF résonance plus détectrice à réaction.

\*\*\*

emande: 1. Comment faire un cadre? S'il peut employer fond de panier au lieu de d'abeille? 3. S'il entendra les concerts parisiens en haut-parleur ?

. — 1. Voir « Nos Montages » du numéro 38. Nid d'abeille de préférence. En petit haut-parleur.

C. 30. — D., à T.
Demande renseignements sur ce qu'il peut reevoir et omet de donner les indications sur l'enroit où il se trouve ?

. — Nous vous prions de vous conformer à ce a été dit dans notre numéro 46 sur la façon R. — Nous vous prio qui a été dit dans not de poser les questions.

# AMATEURS de PROVINCE

Tous les Accessoires = Prix de Paris Expédition par retour du courrier
Catatogue sur demande

H. SMITH, 49, rue de Lévis, 176
Renseign gratuits pour montage R.C.S. 226.663

C. 31. — G. Dupont, Lille.
 Demande: 1. Soumet schéma et s'il peut recevoir les américatns?
 2. S'il peut recevoir, en haut-parleur, les postes

R. – 1. Schéma faux, voir Antenne, 38 à 42. (Nos Montages). Servez-vous de l'antenne de trois brins et supprimez l'unifilaire.

2. Vous pourrez recevoir les américains au casque, mais pour faire du HP, il vous faut 2 BF à la suite de votre HF et de la détectrice à réac-

### \*\*\*

C. 32. — Gagliardi Roch, Tunis. Demande: 1. Schéma de M. Sarfatt, à Alger? 2. Quelle antenne il doit installer?

R-1. Ne connaissons pas son montage, qui doit être comme tous les autres Teslas (voir nu-

méro 38).

2. Installez votre antenne entre la cheminée et votre maison (2 fils écartés de 2 m. 50).

### \*\*\*

C. 33. - Raymond Henry, Le Havre.

Demande : 1. S'il peut monter un poste sur de Schéma d'un poste pouvant recevoir toutes

les fongueurs d'onde?

3. Si l'on peut recevoir en haut-parleur, au Havre, sur cadre?

4. S'il peut se servir du réseau alternatif pour servir de distribution commune avec du continu?

R. - 1. Oui, mais il vaut mieux employer l'ébo-

2. Ne peut se faire qu'en employant des selfs interchangeables. (Voir numéro 35 de l'Antenne). 3. Cui, avec 4 à 6 lampes très bien montées et

4. Oui, sur un seul fil, mais pas à recommander si vous n'êtes pas électricien.

C. 34. — Boutevin, Asnières.

Ne peut recevoir P. T. T. et a système d'accord proposé de 8 bobines, fond de panier, couplées

R. — Rien d'étonnant à cela, l'onde propre de vos bobines est trop grande, Supprimez celles qui sont inutiles pour P. T. T.

### \*\*\*

C. 35. — Sans filiste Montreuillois. Demande : 1. Si l'Antenne rénonce Demande: 1. Si l'Antenne répond aux lecteurs n abonnés? . Si l'on peut transformer du 110 alternatif en continu sans employer de dynamo? . Moyen à employer pour cela? . Quel est le poste Radio-Mili-Paris?

R. — 1. Oul. 2, Oul.

### \*\*\*

Bergelin, La Varenne-Jaroy.
 de . 1. S'il peut faire un condensateur

volts suffisent dans un montage?

R. — 1. Oui, mais enlevez les sels d'argent con-tenus sur votre plaque de photo. 2. Il est préférable d'employer 80 volts. 3. Correct.

Réclamez partout le MIKADO (voir « Carnet de l'Amateur », n° du 19 sept.) Gros : chez LANGLADE et PICARD, constr. 3, square de Châtillon, Paris (14°).

R. C. Seine 208.280

C. 37. — J. Dureuil, Paris. Demande ce qu'il doit adjoindre à un poste de la marque X... pour entendre plus fort?

R. — Si nous demandons de nous adresser le schéma du poste, c'est que chaque constructeur a une façon particulière de réaliser un montage-Il nous est donc impossible de les connaître tous vu l'infinité de marques existantes. Il est, d'ailleurs, à remarquer que tous ces montages se ramenent aux schémas-types que nous publions.

### \*\*\*

38. — Fournillon, Troyes.
 Demande renseignements par lettre et ne donne pas son adresse.

R. — Le sifflement provient du fait que vous avez inversé les secondaires des transfos, Reliez les entrées aux grilles et non aux sources puisque les entrées des primaires sont branchées aux plaques, Reliez l'extrémité de la self branchée à l'inverseur du côté de la terre moins 4 et non au plus 4. Cette erreur a été signalée dans le numéro 28.

C. 39. — R. Barat, 36 Apennins. A monté C-119 et a difficulté d'accrochage par apacité de la main.

R. — Employez condensateurs à vernis et man-ches isolants.

\*\*\*

C. 40. — Paul Gérard, XIX. Soumet schéma et demande corrections.

R. — Voir Nos Montages des numéros 38 et 39, pour détectrice à réaction suivie de 2 BF.

0. 41. — Marcel Seux, Saint-Etienne. Demande: 1. Piles Ferry peuvent-elles servir comme batterie plaque? 2. Les transfos Bardon descendent-ils à 150 mè-

3. Où trouver la grenaille pour microphone? 4. Quel est l'horaire du poste Antenne-Intransi geant?

5. Quel est le montage d'un poste à galène suivi de deux BF ? 6. Peut-on employer galène avec montage Rei-

R. — 1. Oui, comme toute autre marque,
 N. — 1. Oui, comme toute autre marque,
 N. pouvons vous répondre à ce sujet, allons faire l'essai.
 Adressez-vous au constructeur de votre micro qui peut, seul, vous en fournir.
 Pas d'horaires déterminés pour le moment.
 Voir α Nos Montages » dans numéros 38 et 39.

Pourquoi cette question? Ce ne serait plus 7. En la lavant avec de l'éther sulfurique et en la laissant sécher d'elle-même,

C. 42. — TSF 1924, Paris.
Demande: 1. La manière de vider un accu?
2. Un montage de poste à galène?
3. Si le réglage de Radiola a changé?
4. Si les piles d'une sonnerie de deux éléments peuvent remplacer la pile de 40 volts?

R. — 1. Chargez et déchargez l'accu en rempla-çant chaque fois l'électrolyse par de l'eau distil-lée jusqu' ce que l'eau que vous enlevez n'accuse plus que 2 ou 3 degrés Beaumé. Déchargez ensuite l'accu et videz-le, puis rincez. 2. Voir numéro 38 de l'Antenne.

3. Non. 4. Non, car deux éléments ne font que  $1,4\times2=2$  v. 8 et non 40.

0. 43. — A. Mauritz, Versailles.

Demande : . Longueur d'onde propre de son antenne de 2 brins de 30 mètres et ce qu'il pourra recevoir avec elle?

2. Soumet schema et demande s'il lui permettra une réception en haut-parleur?

3. Comment construire un cadre permettant la réception des concerts?

réception des concerts ?

réception des concerts?

R. — 1. Environ 160 mètres. La réception dépend de l'antenne, c'est une affaire entendue mais elle dépend aussi de la prise de terre, du poste utilisé et... de celui qui le manœuvre, il est donc assez difficile de vous répondre.

2. Mettez le condensateur fixe aux bornes du

3. En élevant la tension avec un transfo, puls primaire du premier transfo et non aux bornes n redressant l'alternatif, soit avec des lampes, du téléphone. Vous devez recevoir les français en haut-parleur et les anglais au casque, si votre poste est bien monté et manœuvré.

3. Voir Antenne, numéro 38.

C. 44. — René Decook, Roubaix. Demande comment placer une réaction sur son poste 1 HF résistance 1 détectrice et 2 BF.

R. - Voir a Nos Montages » depuis le numéro R. — Voir a Nos Montages » depuis le numéro 38, ou branchez un compensateur de la façon suivante : armature mobile à la grille de la première lampe, une armature fixe à la plaque de cette même lampe et l'autre armature fixe à la plaque de la deuxième lampe. Vous pouvez encore monter une réaction magnétique en intercalant une self entre la plaque de la deuxième lampe et le primaire du transfo correspondant. Ce primaire devra, dans ce cas, être shunté par un condensateur fixe de 2/1000. La self sera couplée de façon variable avec la bobine d'accord.

C. 45. — Roger Goetty, Paris. Soumet schéma d'antenne bobinée (!!!) et trouve qu'il n'entend rien avec bobine Oudin ?

R. — Pas étonnant. Puisque vous ne pouvez faire une antenne qui en soit une, voyez dans le numéro 38 (Nos Montages) la façon de recevoir sur un cadre. Bien entendu, dans ce cas, votre Oudin ne servira plus.

C. 46. — Braun, Saint-Denis. Soumet schéma de gâlène plus une basse fré-

Votre antenne est bonne, mais votre montage n'est pas celui qu'il vous faut pour ce que vous cherchez. Supprimez la galène et montez und détectrice à réaction suivie d'une basse fréquence (voir 38 et 39 de l'Antenne, à « Nos Montages »).

C. 47. — Lucien Queudot, Grandpré (Ardennes). Soumet schéma et demande le nombre de spires employer pour l'accord et la réaction?

a employer pour l'accord et la reaction?

R. — Votre schéma est correct, mais pas meilleur que C-119. Le rendement sera le même. Je vois que vous faites erreur sur le mot sélectif qui veut dire que l'on peut éliminer ce qui ne plaif pas et non recevoir ce que l'on veut.

Le nombre de spires est à déterminer pratiquement sur votre antenne dont je ne connais pas la résistance et la capacité.

C. 48. — Libert, Cambral. Demande ce qui est préférable : nid d'abeille, fond de panier ou self cylindrique?

R. — A valeur de self, induction égale, voicl l'ordre de préférence ; 1. Bobine cylindrique ; 2. nid d'abeille ; 3. fond de panier.

0. 49. — René Crouet, Meaux. Demande renseignements sur l'ampli 4 HF à résistances, paru dans notre numéro de l'Exposition de Physique?

R. — Ce montage est celui d'un amplificateur très sensible, mais pas puissant (les deux chosse sont différentes, nous l'avons déjà dit et répété). Regardez bien le schéma et vous verrez que toutes les lampes sont détectrices sauf la première qui est uniquement HF. Vous n'avez denc pas besoin de galène. Le retour du circuit oscillant se branche au .. 4.

Si vous aviez lu l'article vous auriez vu que la description du compensateur était indiquée : et

description du compensateur était indiquée : et cela aurait permis de faire une réponse de plus pour un autre lecteur, car vous n'auriez pas posé cette question inutile.

### \*\*\*

C. 50. — M. Lacroix, Le Mans. Soumet schéma.

R. — Votre schéma est faux. Ce n'est pas la terre qui doit être reliée au — 4 mais le retour de la grille de la première lampe, c'est-à-dire la sortie de la self reliée à l'inverseur. De cette façon, la grille était isolée du — 4 par le condensateur variable lorsque celui-ci était en série, De là votre réception instable sur petites ondes.

C: 51. — Lucien Detrois, Meulan.

Demande: 1. Ou se procurer numéro 6?

2. Si nous avons décrit des postes de T. P. S. 7

3. Où trouver schéma C-119 et numéro traitant de la construction des selfs nid d'abeille?

R. — 1. Vous adressons les numéros 8, 41, 42, 2. Les amplis de T. P. S. sont simplement des appareils BF à transfo qui vous seraient, d'ailleurs, inutiles puisqu'on ne fait pas de T. P. S. 3. Le 25 contenant le C-119 est épuisé. Vous pourrez reconstituer ce schéma en faisant précéder le montage 21 du numéro 42 d'un Oudin. Une description complète de cet appareil ainsi que la fabrication des nids d'abeille sont indiquées dans le numéro 1 du QST français.

. 52. — Christian Asope, Villejuif.

# 

des prix défiant toute concurrence :

Ebonite en planche, le kilo. Fr. 20 " Microphones, depuis 2
Fii antenne cuivre 10/10, le mètre 0 10
Manipulateurs, depuis 4 " Bobines d'induction 11
Galène, depuis 0 55 Ecouteurs combinés 12 " Magnétos de téléphone, depuis 7
Ressorts pour casques 1 " Magnétos Western 25
Ressorts pour casques 1 " Magnétos Western 25
Electros toutes sortes, depuis 0 50 Etain le paquet 1 200.000 écouteurs toutes sortes, depuis 5 fr. la pièce.

Ecouteurs réglables avec pavillon pour faire haut-parleur, 20 fr.

Ecouteurs allemands réglables pour faire haut-parleur, 15 fr.

Condensateurs variables à air 1/1000 très soignés, 28 fr.

PRIX SPECIAUX POUR REVENDEURS

R. C. Se

Belgique, Suisse et Italie CHEZ

Eugène BEAUSOLEIL

9, rue Charles V, Paris (4º). Métro : Saint-Paul ou Bastille

La Maison ne fait aucune expédition

# NATIONAL - RADIO

18, rue de Passy, PARIS

Spécialités de pièces détachées interchangeables et garanties pour la construction du C.119

### POSTES COMPLETS PLOMBES ET GARANTIS UN AN

Demandez le catalogue BB

CONSTRUCTION SERIEUSE

PRIX RAISONNABLES

C. 53. - Marcel Lemaire, Coulommiers. Soumet schema paru dans « l'Antenne » et de-mande s'il peut le modifier ?

R. — Lorsqu'un schéma est publié, il a été réduit au strict nécessaire. Il est donc inutile de demander si telle partie de ce schéma est indispensable. N'oubliez pas qu'un montage de T. S. F. déterminé est établi suivant certaines données qui ne peuvent être modifiées sous peine de ne plus avoir le même genre de montage.

C. 54. — Giulio Papini, Saint-Dizier. Demande quel montage utiliser pour réception des Anglais et des Américains?

R. — Faites boîte d'accord du numéro 38 et schéma 21 du numéro 42. Antenne 4 fils de 45 mètres chaque.

C. 55. — Etienne, Paris. Soumet schéma.

R. - Exact. L'extrémité B reste libre.

\*\*\*

C. 56. — Marcel Moureaux, Amiens.

Demande comment doit se mesurer la puissance d'un poste d'émission d'amateur ? R. - En watts-alimentation,

C. 57. — Pierre Debierre, Courtenay.
Demande schéma de poste à 4 lampes.
R. — Revoyez « l'Antenne » depuis le numéro 8, il y en a plusieurs qui sont publiés et qui se alont à neu près valent à peu près.

\* G.M.P. Construisez vous-mêmes et à peu G.M.P. Les Établissements G.M.P., 35, rue de Rome, Parsi

### SUCCURSALES : 148, Boulevard Saint-Germain et 69, rue de Rennes

wous enverront contre 0 fr. 25 le nouveau tarif des Pièces détachées, et contre 5 fr. 50 le Traité le plus clair, le plus pra-tique des installations d'amateur.

### 

R. C. Seine 82.049

D. 184. — J. Guerrier, Paris (15').

Demande quoi faire pour entendre Anglais et
Belges ?

R. — Sur votre antenne intérieure, essayez fig. 39, numéro 45, ou fig. 30, numéro 44. Vous devriez avoir les Anglais. Sur cadre c'est plus difficile à l'intérieur des immeubles plus ou moins en béton armé. Souvenez-vous que le fil divisé est néfaste aux petites longueurs d'onde.

D. 165. — A. Clément, Paris (18').

Demande si avec 1 HF à résistance et t détectrice sur antenne 40 mètres peut recevoir Anglais ?

R. — Devriez les recevoir, au casque, le soir. Faites montage soigné, réduisez les connections au minimum et faites essai.

Pour faire du haut-parleur, ajoutez 2 BF. Voyez fig. 32, numéro 45.

D. 166. - Sauphar, Bois-Colombes.

R. — Pour recevoir Anglais vous conseille faire antenne extérieure et modifier votre montage. Ces « transformateurs » que l'on vend pour rem-placer les 80.000 ohms n'améliorent pas le rendement, bien au contraire. Vous conseille de voir le rendement n'ont qu'un but commercial. Si

fig. 38, numéro 44. Si vous soignez votre mon-tage, aurez bons résultats. Votre appareil actuel fait du bruit mais n'est pas sensible aux émis-

D. 167. — Léon, Neuilly-Plaisance. Demande schéma,

R. — Voyez fig. 14, numéro 40. Pour alimenta-tion en alternatif voyez même numéro, page 3, (article de M. Moye).

- Gausserau, boulevard Rochechouart. R. — Ce que vous soumettez n'est pas un ca-dre : considérez la surface de la section de bo-binage, elle est très faible. L'axe en est vertical.

D. 169. — Marcel Hervé, Nantes-Chantenay. Désire recevoir P. T. T.

R. — Votre Oudin à curseur est trop long pour permettre réception des P. T. T., il faudrait une bobine beaucoup plus courte (30 à 40 spires). Vous améliorerez votre réception sur galène en remaméliorerez votre réception sur galène en rem-plaçant galettes par bobines cylindriques de gros fil. On ne peut pas, pratiquement, amplifier sans lampe. La réaction que vous soumettez une hérésie!...

D. 170. - Dezapy, Paris (10').

R. — Faites revenir secondaire du transfo au 4 v. Voyez fig. 4, numéro 38.

D. 171. - Alb. Conau, Paris.

R. — Vos hobinages de « Testa Intégral », seuls, ne conviennent pas. Prenez nids d'abeille interchangeables, ou mieux, voyez « Antenne », numéro 33, fig. 1.

Montez votre poste d'après fig. 38, « Antenne », numéro 45. Si montage bien fait, aurez Anglais.

D. 172. — Gujol, Malakoff.

Demande: 1. Nombre d'éléments Leclanché
pour une lampe radio-micro ?
2. Pourquoi cette lampe donne seulement lumière rougeâtre ?

R. — 1. 4 pour « Radio-Micro », 3 pour « Micro-

triodes ».

2. Le filament à oxyde de thorium a un grand pouvoir émissif au rouge sombre si on le chauffe trop, le thorium distille et le filament de tungstène pur restant est inutilisable ; faites attention, ne poussez pas trop le chauffage.

3. Evidemment.

D. 173. - Pénot, Saint-Faron, Meaux.

R. — Mettez piles 4 v., en série, avec secondaire de transfo pour « abaisser » potentiel grille. Il existe, dans le commerce, un appareil à 4 lam-pes où le bourdonnement est très faible, sinon nul, mais il y a un dispositif spécial de compen-sation dans les transfos BF.

D. 174. — Henry R., Havre. Demande : 1. Si peut monter poste sur fibre arafinée ?

2. Comment recevoir sur cadre ?

, — 1. Ne vous le conseille pas, Vous conseille 4 HF à résistances et 2 BF.

D. 175. — Fournié Noël, inspecteur du Travail, Douai.

R. — 2 fils de 50 mètres suffisent comme antenne pour le broadcasting actuel.
Votre accrochage est faible parce que vous n'avez que 60 volts. Il faut en avoir 80.

\*\*\*

D. 176. — Maujal, (20°). R. — Merci de vos indications pour 8 ZG.

D. 177. - R. Auchez, Paris,

R. — Voyez « Antenne », numéro 48, fig. 38, ou fig. 35, numéro 44. Réaction que vous signa-lez ne peut se faire.

\*\*\*

D. 178. - Fournier Misery ou KU., Péronne (?) R. — Voyez fig. 30. « Antenne », numéro 44. Un vernier est un petit condensateur qui, en parallèle sur un plus gros, sert à parfaire le ré-glage.


D. 179. - Fontaine, Deville-les-Rouen, (S.-Inf.). R. — Le Tesla signalé fonctionne assurément comme condensateur de « très faible capacité ». Le secteur n'est pas une antenne. Faites-an une ou prenez un cadre.

\*\*\*

D. 180. - Jean Masson, Chanteleux, Lunéville.

# téressé, ne demandez pas l'avis du vendeur, mais l'opinion du consommateur ou de l'usager. VOICI CE QUE DISENT LES SOUSCRIPTEURS DU FAFT

Si vous voulez un conseil désin-

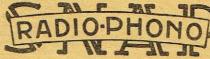

Type « RÉGIONAL »

Paris, 20 janvier.
Enchanté de votre « Régional ». — Comme antenne, un simple fil souple attaché après une branche de mon lustre de salle à manger et c'est merveilleux comme audition. (F. L Radiola, P. T. T.).

SCHAUB, 12, rue Jean-Macé.

Aubigny (Deux-Sèvres), 22 février.

Antenne de 22 mètres, à 8 mètres à peine de fiauteur, Audition parfaite de F. L. Radiola, P. T. T. et concerts anglais. Je n'atten dais pas tant... C'est merveilleux et il faut vraiment que votre petit « Régional » soit bien étudié et remarquablement établi pour donner de semblables résultats.

H. MOLES, instituteur.

Savins (Seine-et-Marne), 16 novembre. Savins (Seine-et-Marne), 16 novembre.
Hier, avec un ami, nous avons identifié
HUIT POSTES ANGLAIS SUT votre « Régional », et bien entendu sans ampli. Nous les
avons nettement entendus tous les huit. Les
orgues de Birmingham, particulièrement, ont
donné une audition merveilleuse.

GARNIER

Saint-Jean-en-Royans (Drôme), 19 octobre Mercredi, 17 octobre, réception de divers concerts anglais, plus nette et plus forte que la veille... Cela a été simplement merveil-leux... Mes félicitations pour votre « Régio-nal ».

Régis BEGUIN, Négociant, Place de la Halle

Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône).

1" janvier.

Hier soir, entendu le poste de Londres sur « Régional » J'ai perçu les paroles très puissamment et je ne saurais vous décrire mon enthousiasme.

Germain BARJOL, Place du Port.

Boynes (Loiret), 20 février.
J'entends très bien F. L. Radiola, P. T. T. et
brodeasting belge. Nombreux sont les amis
qui viennent entendre votre « Régional » et
s'en retournent émerveillés.

Président de l'Union des Combattants.

Saint-Julien-la-Geneste (Puy-de-Dôme),
13 février.

J'entends les P. T. T. d'une façon formidable. La voix est dans mon oreille. Les concerts anglais cont perçus très nettement..

CHOUVY, instituteur.

Miellin-par-Servance (Haute-Saône),

1" février.

Sur la ligne téléphonique comme antenne,
mon audition est parlaite concerts anglais,
P. T. T. Radiola, F. L., etc... Décidément, votre « Régional » est une merveille...

PESSEAUD, instituteur.

Pouzol (Puy-de-Dôme), 21 décembre.
Je crois que votre « Régional » se spécialise de plus en plus pour les grandes distances. Je reçois les concerts anglais presque aussi fort que F. L. et les P. T. T.

MONTPIED, instituteur.

Camon-ies-Anciens (Somme), novembre.

...Avec votre « Régional », très bonne audition de F. L., Radiola, P. T. T et concerts anglais — ceci sans ampli. Avec une B F. j'entends ces postes en haut-parleur.

LEDOUX,

dessinateur, 81, rue de Plan.

Soumaintrain (Yonne), 21 janvier. Enchanté de votre « Régional » : supériorité incroyable sur les autres appareils que je connais... J'entends les concerts anglais aussi fort que F. L. et plus distinctement encore que F. L.

# Type «UNIVERSEL»

Attigny (Ardennes), 15 janvier. ...Mon Radie-Phono « Universel » marche toujours à la perfection. J'entends en hautparleur fes postes allemands et j'al entendu tout à l'heure un poste que je juge italien. ...Jo vous assure avoir été émerveillé, surtout par l'audition des Anglais, d'une netteté. d'une pureté, d'une force incomparables

FRANÇAIS N'A ENCORE DONNE CE QUE DONNE LE RADIO-PHONO.

GAMBU (école de filles).

Attigny (Ardennes).
...Voict les résultats de mon écoute de so medi soir sur Radio-Phono « Universel » : 8 heures: Koenigswursterhausen; 8 h. 20: concert anglais; 8 h. 30: poste donmant une conférence et que je suppose être La Haye; 8 h. 45: autre concert anglais; 8 h. 50: troisième concert anglais; 9 heures: audition parfaite de Radiola.

BERTIN.

BERTIN.

Oyonnax (Ain).

Très bonne audition sur Universel. Netteté absolument parfaite. Ce résultat m'enchante d'autant plus qu'avant d'installer ce poste, j'étais au courant des tentatives vaines de plusieurs amateurs d'Oyonnax. Done, si la situation géographique importe, c'est encore la qualité de l'appareil qui importe le plus.

BOULANGER, industriel.

Paris, 31 décembre.

Mon « Universel » marche très bien sur cadre. En plus des trois grandes émissions, j'en ai entendu trois autres en téléphonie de longueurs d'onde voisine des P. T. T., et d'autres nombreuses en télégraphie. Ce sont les P. T. T. que j'entends le mieux, casque sur table, et leur programme est très bien.

GERMANIQUE, 174, rue de Charenton.

Montargis (Loiret), janvier.
...Audition très forte en haut-parieur dans
oute la pièce. Votre haut-parieur donne une
udition très pure sans aucune déformation

sons. rès bonne audition de Lausanne en haut-

MIDOL, directeur du « Gâtinais ».

Saint-Amarin (Haut-Rhin).

Les résultats obtenus sur mon UNIVERSEL me satisfont de plus en plus. J'entends maintenant F. L., RADIOLA, KŒNIGSWURSTER-AUSEN, LAUSANNE et GENEVE. En outre, faiblement, quelques autres stations étrangères (PRAGUE?) que je n'ai encore pu identifier, mais que j'espère entendre mieux avec des selfs Regula appropriées

DIRRIG, receveur des P. T. T.

Dampierre-St-Nicolas (Seine-Intérleure). D'ampierre-st-ricolas (actio-interieure).
J'ai un ami possesseur d'un poste X... qui
m'a déclaré préférer mon UNIVERSEL parce
que moins encombrant et d'un MANIEMENT
PLUS FAGILE. Beaucoup de personnes sont

BOYERE, chef de gare.

Anciens (Somme), novembre.

« Régional », très bonne audiRadiola, P. T. T et concerts anruns ampli. Avec une B F. j'ens en haut-parieur.

LEDOUX,
dessinateur, 81, rue de Plan.

maintrain (Yonne), 21 janvier.

voire « Régional » : supériorité
les autres appareils que je
ends les concerts anglais aussi
et plus distinctement encore

VEROLLOT,
Directeur de la Coopérative.

JACQUEMOT, maire.

Vaux-les-Patameix (Meuse).

...J'entends RADIOLA à 200 mètres de l'appareil et le poste allemand de Kemigswurstenhausen me donne une audition aussi forte qu'un phonographe très puissant.

Je constate avec plaisir que le HAUT-PARLEUX. Il n'y a aucume déformation des sons, et le vestème de réglage est des plus intéressants par sa simplicité et sa commodité.

Nombreux sont mes amis qui ont admiré ce petit poste élégant, d'un s' bon rendement que le dessiller les yeux des amateurs de T. S. F.

t de faire tourner leurs regards vers un appareil aussi élégant et d'aussi bon rendement que le RADIO-PHONO, type Universel.

# Connaissez-vous un autre appareil de T.S.F. - un seul! - qui puisse s'enorgueillir de semblables références?

Ces lettres sont extraites du Livre d'Or qui en contient de nombreuses autres, toutes avec adresses complètes. Le Livre d'Or est envoyé à tous les achetours du Petit Guide de l'Amaeur, auquel sont également jointes

IONAL Poste COMPLET à 295 ir. payables 19 francs 75 par mois mo-dèle SUPER à 875 fr. payables 275 fr. 50 fr. par mois mo-SONOR à 750 fr. payables 150 fr. 50 fr. par dèle SONOR à la commande et le solde mois

Petit Guide de l'Amateur : franco 1 franc SNAP, 13, Avenue d'Italie, PAR S (13e) (R. C. Seine)

# QUANTILI-BEAUSOLEII

18, Rue Sedaine -:- PARIS (XI)

quel qu'il soit :	toutes marques tr. 1 50	Porcelainedep. 0.10 à 0.50 Combinés d'occasion 12
Condensateur variable à air 1/1000 fr. 28 »	Condensateurs sur ébo- nite dep. 4 »	Micro 2 :
Ebonite en planche, le k. 20 u	Condensateurs variables	Aimant 1 »
Douilles de lampe à em- base. 2 écrous, le cent 23 m	le B 4 n C.G. 1/1,000 15 »	Ecouteurs et casques de toutes
Poste à galène depuis 50 »	Vernier subdiv. 05/1000 45 »	marques
Bras à rotule 8 » Cuvette 1 »	1/1000 50 » Bouton subdiviseur 24 50	En réclame, écouteur
Détecteur sur ébonite dep. 6 »	Plaques fix. et mob. dep. 0 20	noyer, 1000 et 2000 ohms 15 a Casque noyer, 2000 ohms 35 a
Chantecler 23 s	Compensateur 24 p	Transformat, B.F. d 22 et 25 -
Excentro 24 »	Bobines d'induction 1 25	Fil d'antennele mêt. 0 10
coton — Galène sélectionnée,	Galette nids d'abeille — Carton nu décolletage prix réduits — Suppo	et enroulé - Fils émail sur

etc ... - Catalogue 0.25

Métro : BASTILLE ou BRÉGUET-SABIN =

R. C. Seine 178,973

vous montez bien vos 2 HF plus 2 BF, pourrez avoir jusqu'à 300 mêtres. Ensuite, faites autre montage : Reinartz ou fig. 30, « Antenne », nu-méro 44. Le poste Thouvais est très bon, mais il faut bien étudier les selfs et la gamme est très

\*\*\*

D. 181, - Lecœur, Joinville.

R. — Ne vois rien d'anormal. Devez aveir avantage à mettre 80 voits. Un de ves transfes ne serait-il pas coupé ?

\*\*\*

D. 182. - Bravard, Enghien

R. — Vous conseillons de débuter par fig. 18, a Antenne », numére 39, pour vous exercer et prenez des plies pour la tension plaque.

D. 183. — Camus, Juvisy.

R. — Pour recevoir P. T. T. II vous faudrait un compensateur à résiduelle très faible et encore, couper la correction allant du compensateur à la plaque première lampe.

En série, avec le primaire du premier transfo. mettez self résistante de 2.000 ohms.

Voyez « Antenne », fig. 36, numéro 44. Enfin faites vos connexions de longueur aussi faible que possible. que possible.

\*\*\*

D. 124. — Beaumier. Demande si avec schéma paru dans numéro 35, recevra concerts parisiens et anglais avec 10 spi-res de 2 m. 45 sur 2 m. 05 ?

R. — 10 spires doivent être insuffisants pour F. L., preneren 15. Pour les Anglais, vous conseillons cadre indépendant, non couplé au premier, avec 3 spires, 2 mètres sur 2 mètres.

D. 185. - Francart.

R — Ne puis vous faire tout un cours de ma-lhématiques et d'électricité. Voyez les ouvrages classiques.

D. 186. — Gaulard. Ermont.
Obtient résultat médiocre sur alternatif.
R. — Pas étonnant, avec les transfos à point milieu du commerce. Essayér un potentiomètre. La détection par galène ne donne pas d'amplification Les Radio-Micros et Microtriodes sont en vente maintenant, leur emploi sera préférable.

WEVENTE - ACHAT - ECHANGE DE POSTES DE T.S.F. D'OCCASION

Pour vendre rapidement et au mieux un ap-pareil de T. S. F. dont vous désirez vous défaire confiez-le à

Scientific - Occasions

qui en avisera de suite tous les amateurs par la grande diffusion de ses LISTES d'OCCASIONS envoyées gratuitement

Demandez conditions ou listes à SCIENTIFIC-OCCASIONS

C. BOULET 101, rue de Rennes, Paris (6º) La Maison ne s'intéresse qu'aux appareils de marque et en parfait état de

T. S. F., Microscopes, Electricité, Lunettes astronomiques, Géodésie, etc. Registre du Commerce Seine 140.087

D. 137. - L. D., à Brx.

R. — Yous prions de vous reporter à « Nos Montages ». Les fonds de panier n'ont jamais été recommandes par nous. Ils présentent trop de capacité entre galette et offrent des dangers de spires en court-circuit.

 D. 188 - P. T. T., Valenciennes,
 Demande observations sur poste dont schéma st sormis et voudrait un poste à réglage simple pour cadre.

Les fonds de paniers sont à proscrire. (Vo ez D. 187). Sur cadre vous conseillons 4 HF à résistances et 1 BF. Vous aurez un réglage très simple en employant la réaction électrostatique.

李李字

D. 189. - A Perrin, (12°).

R. — Vos selfs, dites de résonance, n'ent de valeur que commercialement Pour recevoir An-glais sur cadre, vous conseille cadre 2 mètres sur 2 mètres et fig. 30, « Antenne », numéro 44, ou 4 HF à résistances, bien construit.

\*\*\*

D. 190. - Pélinet, lvry.

R - Un cadre de 50 spires ne peut avoir un ben rendement sur petite longueur d'onde, même rendement sur petite longueur d'onde, même effectuant des coupures, Prenez 2 cadres dis-

D. 191. - P. Tonel.

R. — Merel de vos indications, mais vous ou-bliez qu'une tampe ordinaire qui consomme mains de 0 A 60, est une-lampe usée, soit par le rompace, soit autrement; il n'y a donc pas à faire l'éloge d'une maison vendant de telles

- A. Pradelle, Lot. R. — Voyez « Antenne », numéro 38, fig. 1 et 3, mais vous conseillons de faire suivre de 2 BF.

D. 193. – J. P. Glodon, Ettelbruck (Luxebg). Demande renseignements sur 4 HF à résistan-de M. Beauvais?

.— Le C. O. de réception n'est pas figuré. Re-lie C 1 à l'antenne par CV à air 1/1000, Reliez C 1 à plus 4 V par self convenable et plus 4 volts à la terre.

\*\*\*

D. 194. - Chany, Paris.

R. — Avez une lampe mauvaise ou une résis-tance 5 mégohms coupée, Pour l'amplification H. F. des lampes blen vidées sont nécessaires.

D. 195 — A. Renaud, (18'). Demande si avec détectrice plus 3 BF recevra Anglais ?

R. - Oui, si faites réaction convenable,

D. 196. - Y. G..., Montpellier.

R. — Ne crois guère que la self du filament d'une lamps d'éclairage carbone soit suffisante pour troubler l'accrochage d'une lampe à réac-

Ne vous conseille pas schéma soumis, Essayez galène plus 2 BF ou détectrice à réaction plus 2 BF.

\*\*\*

D. 197. - J. Charbonnel (11').

R — Votre antenne doit être suffisante peur obtenir les Anglais le soir. Le réglage est voisin de celui des P. T. T.
Pour un poste d'emission, voyez les schémas parus dans la coffection de « l'Antenne ». Les lampes de réception, si elles sont « bien vidées », peuvent servir.

Rechargeur d'Accus sur l'alternatif

Marche parfaite garantie consomme 0 fr. 10 de l'heure Notice contre timbre JEANNIN

28, rue Eugène-Jumin, Paris (19º)

D. 198. - R. Martin, Montargis.

R. — L'émission signalée devrait, en effet, être américaine ; à cette heure les Anglais sont cou-Voyez fig. 28, « Antenne », numéro 44.

华心本

D. 199. - M. M., Paris.

R. — 1. Ne vous conseille pas de remplacer pi-les par secteur continu 2. Pour avoir les Anglais, voyez fig. 30, « An-tenne », numéro 44.

G. 200. — Chauveau, Tours.

R. — Avec 1 détectrice à réaction et 2 BF, pense que vous aurez Anglais, pour le Tesla, voyez fig 1, « Antenne », numéro 38, certainement préférable.

D. 201. — R. Millet, Nancy (M.-et.M.). A construit poste 2 HF plus 2 BF d'après les données de M. R...

données de M. R..

R. — Vos insuccès ne m'étonnent pas,
Il y a lieu, avec des lampes allemandes, d'avoir au moins 150.000 ohms dans le circuit plaque (elles sont plus résistantes)

Pour le montage, voyez fig. 36, Antenne », numéro 44. Ce montage fonctionne jusqu'au-dessous
d' 300 mètres, si vous le construisez avec les connexions aussi courtes que possibles. Ne remplacez pas la résistance 80.000 par une seif, vous ne
pouvez pas avoir un bon rendement sur la gamme d'ondes que vous désirez.

D. 202. — Tourtieux, Marseille. Soumet schéma de 1 détectrice à réaction, suivie de 3 BF.

R. — 1. Montage correct, mais reliez — 4 volts au lieu du plus 4 v à la terre.

2. Votre antenne est très suffisante. Longueur d'onde propre comorise entre 400 et 450 m très.

3. Votre poste est peu sensible mais donnera du haut-parleur pour les émissions de postes rapprophés.

4. Fig. 30, a An ment plus sensible. Antenne », numéro 44, certaine-

\*\*\*

D. 203. - Bouchet, Caluire (Rhône)

D. 203 — Bouchet, Caluire (Rhône)

R. — La sélection vient non pas de l'amplificateur mais du système d'accord.

Vous affirme qu'avec un Tesla permettant un couplage assez làche, la Dona ne peut empêcher de prendre les Anglais avec 4 HF à résisances. N'avez-vous pas des nids d'aboilles ou selfs analogues. Faites des hobines à couche unique ne presentant que peu de couplage statique.

BOBINES ET TRANFOS HF EN

### DUOLATERAL

Tables d'expériences ébonite de 1 à 8 lampes Voyez nos prix, vous serez notre client DE PERCY ET CLERMONT 14 bis, rue de Buzenval, Boulogne-s.-S.

D. 206 — A. Nils. Rosny.

Demande quelle pile employer pour charger accus et schema, poste à 1 lampe, le plus sim-

1. Prenez pile à dépolarisant par l'air. Voyez fig. 4, « Antenne », numéro 38, ou 10, « Antenne », numéro 39.

D. 207. - Avolio M ...

R. — Mettez 80 volte et prenez casque 2 000 ohms, avec détectrice « à réaction » et 2 BF et votre antenne devriez avoir postes anglais.

Voyez fig. 10, « Antenne », numéro 39, Ne vous conseille pas de construire condensateur variable avec étain et mica.

D. 203 — Bacuet, Créteil (Seine).
Demande 1. Renseignements sur C-119?
2. Différentes marques de lampes à faible conomnation et prix?
3. Quelles doubles ont ces lampes?
4. Peut-on avoir les Américains avec ce poste?

R. — 1 Yoyez premier numéro du Q. S. T., qui publiera des données pratiques complètes.

2. Radio-Micro, w.w., Microtriodes, Polar. Les Microtriodes sont, je crois moins chere.

3. Douilles ordinaires pour les trois premières

narques.

D. 209. - Dupouy, instituteur, Lannepax

R. — Essayez montage, fig. 12, « Antenne », nu-méro 39, aurez un poste peu coûteux et rendant de bons résultats. Ne vous laissez pas éblouir par les montages exotiques et le battage commercial.

D. 210. — Aubrisson, M. Canet.
Demande: 1. Schéma de 1 HF, 1 galène, 1 BF?
2. Bobine de Rhumkorff peut-elle servir de
transfo de réception?
3. Emission en amorties est-elle interdite?

R. — 1 Voyez fig. 14, « Antenne », numéro 40. Deute du résultat si ne pouvez avoir d'antenne sur cadre prênez 4 HP à résistances, c'est le plus simple, ou fig. 30, numéro 44, qui rénd très bien

2. Non.
3. Henreusement pour vos veisins en l'interdit aux amateurs.

D. 211. - 130, Nice.

L'ANTENNE

R. — Sur galèrie ne recevrez guère qu'Antibes, les côtiers et F. F. N. Montez 1 HF et 1 BF, au-rez peut-être (?) Lausanne et Lyon. Prenez casque 2.000 ohms.

D. 212. - Sevin, Asnières.

B. 212. — Sevin, Asnières.

R. — Votre antenne me semble vraiment trop petite pour prétendre à la réception des Anglais, Es:8/82 plutôt sur un cadre de 2 mètres sur 2 mètres, avec montage sensible, Pour Anglais et P. T. T. prenez 3 à 4 spires. Pour Radiola et F. L. 15 spires suffisent.

Les lampes Telefunken, même à plaques cy-lindriques, sont plus résistantes que les françaises, mais il est possible d'avoir de hons résultats avec : Il faut de plus fortes selfs de réaction et des transformateurs à très grand nombres de spires Pour schéma de votre poste, voyez le premier numéro du Q. S. T. français, vous aurez toutes les données pratiques.

\*\*\*

D. 213. - Dufour, Magny-en-Vexin.

R. — Un transfo sans fer ne peut convenir et le montage à transfo à fer est peu sensible aux basses ondes. N'avez pas avantage à supprimer votre résistance 80.000 ohms dans ce cas. Si voulez faire montage à résonance, voyez fig 88, « Antenne » numéro 44, ce sera mieux que de mettre des galettes formant transfo.

# LE HAUT PARLEUR



HAUT PARLEUR

absolument NET et

PUR RÉCEPTEUR SPÉCIAL

REGLABLE Résistance:

4.000 ohms PRIX 250 Fr.

PRESENTATION PARFAITE Emaillé noir au four et nickelé poli Livrable de suite

Société des Téléphones ERICSSON 11, Bd. d'Achères, à Colombes (Seine Téléphone : Wagram 93-58 et 93-68 Constructeur du casque Ericsson

Constructeur du casque Eriesson
Bté S. G. D. G.
Extra-léger, poids : 290 grammes
Premier au récent concours
de l'administration des P. T. T.
et aux Expositions de T. S. F.
de 1922 et de 1923

Notice illustrée envoyée franco sur demande R G. Seine 121.472.

D. 214. — Lesne, Douai. Donne renseignements sur poste XXX, se plaint l'être brouillé et de ne pas avoir ni P. T. T. ni

Anglais.

R. — Votre vendeur affirme que votre poste tait de 400 à 6.200 mètres alors qu'il est impossible de facon pratique (sans selfs interchangeables bien entendu) de faire une gamme supérieure à 400-4000 ou 500-6.000 mètres. Votre poste ne descend pas aux tasses ondes, les petits constructeurs ignorent les ondes propres.

Réfaites votre système d'accord en ne montant pas plus haut que 3.000, cela suffit pour le broadcasting actuel que prener des hobités interchans.

casting actuel ou prenez des bobines interchan-geables.

D. 215. - Canube A., Marseille.

R. — Si ne pouveez avoir d'antenne, prenez cadre 2 m., 2 m, mais pas le secteur. Faites ampli 4 HF à résistances et 2 BF et aurez sans doute concerts lyonnais et parisiens.

D. 216. - Coudero, Aubervilliers. R. — Votre echéma est faux. Aoyez fig. 38 an-ne nº 4a5, c'est ce que vous aviez voulu réaà 2.300 kilomètres

Réception pure, forte et régulière des concerts de Londres

Sur cadre ayant 1 mètre de côté

Avec doux lampes ordinaires

Poids de l'appareil : 2 kilogr. La super-réaction est beaucoup plus fa-de à refer que n'importe quel autre montage pour petites ondes

Réception des grandes ondes

sur harmoniques L'appareil fonctionne avec les lampes à faible consommation

ATTESTATIONS

PRIX: 550 Fr. nu

Docteur Titus KONTESCHWELLER, 69, rue de Wattignies, Paris.

F. 31. — A. Castel, Saint-Denis.
Q. — A monté le C-119, en est satisfait, mais son condensateur d'accord n'a d'influence sur l'accord que dans la position petites ondes et non dans la position grandes ondes.

R. C. Seine, 252 939

R. — Vous avez sûrement dû vous tromper dans le montage de votre inverseur grandes ondes, pe-tites ondes.

F. 32. — Gouin, Nogent. Q. — 1. Demande longueur d'onde de deux au-tennes ?

2. Lampe donnant meilleurs résultats pour dé-tection ? 1. Renseignements donnés insuffisants. R. — 1. Renseigneme 2. Radiotechnique R-5

F. 33. — J. Dieutegard, 22° Aviation. Q. — Demande adresse pour régénérer radio-mi-cros ? R. - Ne connaissons pas actuellement de mal-

中心市 F. 34. — M. S., Bourg-la-Reine 19. Q. — Désire un quatre fampes pouvant donner plusieurs combinaisons ?

R. - Voyez numéro 50.

\*\*\* F. 35. — Laujat, Montreuil-sous-Bois. Q. — Demande comment recharger? B. — Voyez collection « Antenne p.

\*\*\*

F 36. — Jean Mommers, Lisieux.
Q. — 1. Comment brancher cadre sur un poste?
2. S'il faut brancher cadre aux bonnes terres et antenne?
3. Combien de spires pour P.T.T., Radiola et

R = 1. Mettre cadre à la place de la self d'ac-cord du circuit grille de la première lampe ou bien placer le cadre dans une coupure faite dans

2. Non. 3, Un mètre de côté, 4 spires, 10 spires, 15 spires

G. KILFORD E.C.P. 31, rue de Villeneuve. CLICHY (Seine Tél Marcadet 31-91 R. C. Seine 181,208 Pièces détachées et Appareils (gros et demi-gros)

37. — P. Grillon, Saint-Jean-de-la-Ruelle. — 1. Heure d'émission du poste de « l'Am-

Qualité et Cond't ons hors Concurrence

Poste qui a émis, jeudi, sur onde de Radiola?

3. Poste anglais qui a transmis en français jeudi?

R. — 1. Pas encore de service régulier. 2. et 3. N'avons pas de service d'écoute perma-

nent. Demandez CRYSTAL B à votre fournisseur. En vente partout. Conditions UNIS-RADIO

de gros à UNIO NAU

- 28, rue Saint-Lazare, Paris (9º) -673 A. - L. Huber, Grand-Montrouge (Seine) briande moyen économique de construire un edresseur pour charger des accus de 4 V 10 AH 2 R — Yous pouvez utiliser soit la soupape élec-trolytique, soit des retresseurs à vibreur. L'An-tenne a publié des articles sur ces deux sujets. Votre accu devra être chargé en 10 heures, sans

1 ampère.

674 A. — L. Mailler, Port-à-l'Anglais (Seine). Soumet montage.

R — Votre montage est correct. Pour pouveir chauffer votre filament avec des piles, il faut uttliser des lampes d'un modèle spécial, du type « à faible consommation » ou la radio-micre.

非办章

675 A. - P. Fankovich, Saint-Maur-les-Fossés

(Seine).

Demande schéma d'une lampe à résonance.

. — Ce schéma a été publié de très nombrés. fois dans « l'Antenne ».

# Un poste complet "2 lampes" pour une centaine de francs et.... quelques conseils pratiques

On peut remarquer qu'actuellement les tendances des constructeurs des appareils de T. S. F. se portent surtout vers les pièces détachées. Il faut les louer de cet effort qui montre qu'ils ont bien compris de T. S. F. se portent surtout vers les pièces détachées. Il faut les louer de cet effort qui montre qu'ils ont bien compris la mentalité et les désirs des amateurs.

Les amateurs vraiment dignes de ce nom préfèrent en effet de beaucoup, soit

nom preterent en effet de beaucoup, soit par raison d'économie, soit par goût personnel, construire eux-mêmes de toutes pièces, leurs récepteurs de T.S.F.

Il est évident qu'il n'est pas spécialement intéressant d'établir soi-même les pièces que j'appellerai élémentaires et demandant une certaine précision c'estdire confidence que shunté résistance à-dire: condensateur shunté, résistance de 70.000 chms etc., et le cas échéant les diverses pièces de décolletage.

Par contre, il est très intéressant lorsque l'on suit les Revues de T. S. F. de

pouvoir modifier son poste, chaque fois pouvoir modifier son poste, chaque fois qu'on le désire. Dans ces conditions, il est absolument indispensable de n'utifi-ser que des pièces détachées sur socle in-dépendant ce qui d'ailleurs en réalité est beaucoup plus économique que les postes fout construits, où il suffit suivant une formule consacrée de tourner une manet-

te, et... c'est tout.

Il existe déjà certains éléments de poste qui sont fort intéressants pour ceux que j'appellerai des demi-amateurs, c'est-àdire ceux qui n'ont pas de connaissances assez approfondies pour réaliser euxmêmes toutes les connexions.

Les radio-blocs par exemple et beau-coup de systèmes analogues sont dans cet ordre d'idées d'une qualité et d'un ren-dement excellents.

dement excellents.

Il n'en est pas moins vrai que tous ces éléments de poste comprennent chacun des pièces qu'il sera fréquemment utile dans l'avenir de séparer ; par exemple on pourra avoir besoin d'un support de lampe Audion, sans utiliser le transformateur basse fréquence, qui lui est annexé dans ces blocs.

Tout d'abord, je conseille aux amateurs

Tout d'abord, je conseille aux amateurs débutants de ne pas chercher à réaliser en commençaint, les montages assez compliqués exposés dans les Revues ; il vaut mieux s'en tenir au système déjà classique, c'est-à-dire de la haute fréquence à résistance, suivie d'une lampe détectrice et le cas échéant d'une basse fréquence.
Il semble même aujourd'hui plus inté-

ressant à un débutant de supprimer la lampe haute fréquence, et de s'en tenir à une lampe détectrice suivie d'une basse fréquence. On peut ainsi écouter les radio-concerts des P. T. T., les émissions des amateurs sous 200 mètres, ce que ne per-mettent pas les lampes haute fréquence à résistance.

Je ne veux point non plus dire par là que les montages à résonance ne sont pas intéressants, loin de là, mais on ne peut tirer de ces montages le profit maximum qu'après s'être déjà bien initié au fonctionnement des montages classiques.

En passant il est à signaler qu'on peut très bien recevoir les P. T. T. et petites ondes sans utiliser le montage dit à réaction indispensable pour les ondes entrete-nues surtout si l'on se trouve à faible distance (dans la région parisienne par

La reaction augmente évidemment la puissance d'audition mais quelquefois au profit de la netteté lorsqu'on veut arriver au maximum d'intensité.

Je crois donc pouvoir conseiller pour un débutant, de préférence à tout autre système, l'achat des pièces séparées sui-

Matériel du Poste

2 (ou 3) supports de lampe Audion sur ébonite,

Un condensateur fixe sur ébonite de 1/10 millième environ, Une résistance de 4 meghoms sur ébo-

Une bobine de self à un ou deux curseurs.

Un transformateur basse fréquence,

rapport 1/5 de préférence. Un écouteur de 2.000 ohms ou un casque à deux écouteurs.

Un condensateur (Radiojour par exemple à 1 fr. 50) de 2 millièmes. Un accumulateur 4 volts de 20 à 40

ampères heure de capacité. Une batterie de piles 40 volts.

Nous reviendrons sur ce dernier point, l'emploi de petits accumulateurs faciles à construire soi-même, étant d'ailleurs pré-

Les amateurs qui ne sont pas pressés, pourront revoir à ce sujet les derniers nu-méros de l'Antenne.

a ses avantages, la lampe étant toutefois d'un fonctionnement peut-être un peu plus régulier, et somme toute, son emploi n'augmentant guère les frais lorsque l'on désire un poste amplificateur, le débit d'une lampe en plus ou en moins n'en-trant guère en effet en ligne de compte surtout avec les types radio-micro par

exemple.

Falcutativement, on pourra y ajouter si les disponibilités de l'amateur le per-

Un condensateur variable de 1/1000 ou 2 millièmes.

Un inverseur bi-polaire sur ébonite, qui permettra de mettre ce condensateur en série ou en parallèle sur l'antenne.

Un condensateur fixe de 2 microfarads (type ordinaire des téléphones de ré-

On peut employer un réhostat de réglage pour le chauffage des lampes ; dans certains cas, il est même intéressant d'avoir un rhéostat individuel par lampe; pour un débutant, j'estime que l'achat même d'un seul rhéostat n'est pas bien in-dispensable, les lampes T. S.F. étant construites spécialement pour les accu-mulateurs 4 volts, sauf les lampes type radio-micro bien entendu qui nécessitent

radio-infero bien entendu qui necessitent un très bon rhéostat.

Il est évident que l'on peut remplacer la bobine de self par des galettes frac-tionnées ou non, de selfs à plat ou fond de panier ou nid d'abeilles, systèmes plus sérieux pour un amateur déjà expéri-

La bobine de self à curseur est cependant assez intéressante en ce sens, qu'elle ne nécessite pas pour obtenir un réglage l'emploi du condensateur variable, l'accord pouvant être réalisé à une spire presupplement de le certifie de la contra del la contra de la contra del la contra de la contra del la contra del la contra de la contra de la contra de la contra del la co puis elle servira toujours même plus tard.

Je tiens en effet à détruire l'impression si fréquente chez les débutants que l'emploi d'un condensateur variable est dans la région parisienne indispensable pour les concerts parisiens ou tout au moins que la réception en est améliorée dans des proportions considérables lesseulen util proportions considérables, lorsqu'on uti-lise cet appareil.

Le condensateur variable permet sim-plement d'obtenir la longueur d'onde précise, de faire le « poids exact » si l'on peut ainsi s'exprimer, mais ce n'est pas, pour continuer cette comparaison, une différence de 2 grammes par exemple sur une pesée de 10 kgs, qui changera de beaucoup l'équilibre de la balance.

Ĉeci ne vise évidemment que la bobine à curseur, les selfs ou les galettes etc., né

cessitant sauf coïncidences exceptionnel-les l'emploi du condensateur variable.

On reproche, d'ailleurs très justement, aux bobines à curseur, de produire un bruit assouidissant dans les écouteurs, lorsqu'on manœuvre les dits curseurs. Cet inconvénient pour un amateur, surtout à ses débuts, ne me semble pas annuler tous les avantages de la bobine à curseur peu coûteuse et bien commode pour un débutant. Il est évident qu'ainsi familiarisé

avec la T.S.F. on peut ensuite aborder les galettes avec plus de succès.

En ce qui concerne les montages, il est facile de se reporter aux multiples schémas déjà publiés dans nombre de revues, et dans l'Antenne en particulier, les amateurs plant que l'embarges du cheix eurs n'ont que l'embarras du choix.

Beaucoup de ceux-ci m'ont déjà demandé souvent, si le curseur devait être connecté à l'antenne ou à la terre, ou simplement au circuit intérieur. Il s'agit là en réalité de modalités peu importantes dans l'installation d'un poste d'amateur débutant. Ce dernier sera toujours libre de se rendre compte par lui-même (ce qui est le mieux) des différences de puissance d'audition, souvent bien insignifiantes, empressons-nous de le dire.

Montage du Poste :

On visse en général toutes les pièces détachées, soit sur une feuille d'ébonite, soit sur une planche, afin de constituer l'appareil de réception.

Je ne suis pas partisan de cette manière de procédor qui l'oblige à des dévises que

de procéder, qui l'oblige à des dévissages fréquents, il est plus simple de visser indépendemment chacune des pièces détachées sur une petite planchette en bois doublé, au verso, d'une feuille de plomb pour donner à l'ensemble un peu de densité. Mieux encore, on peut également utiliser des débris épais de marbre qui forment un socle très élégant.

Le condensateur variable lui-même si néros de l'Antenne. son poids est insuffisant pourra égale-compléter les renseigneme. Pour les amateurs moins fortunés, la ment être muni à sa partie inférieure pour leur usage personnel.

d'une feuille de plomb ou d'un morceau, ce qui évitera souvent de le démonter pour le dévisser.

Il est également intéressant de supprimer les bornes reliant les divers appareils entre eux, on peut avantageusement remplacer la vis molletée formant la tête des dites bornes, par un morceau de lai-ton, d'environ 2 centimètres dans laquelle on fera forer 4 trous d'un diamètre égal à celui des prises à broches des lampes

Un cinquème trou au centre du mor-ceau de laiton et fileté au pas de la borne permettra de le visser au lieu et place de a tête de la borne. Les connections seront donc réalisables en fils souples isolés au caoutchouc et munis à chacune de leurs extrémités de broches fendues mâles, ana-logues à celles des lampes Audion. Ce dispositif appliqué notamment aux accus 4 et 80 volts supprime radicalement le désagrément fréquent de l'oxyation des con-

Il est préférable de souder les extrémi-tés des fils aux broches plutôt que de les serrer sous l'écrou habituel. Je fournirai d'ailleurs très volontiers, cet ensemble : borner fils et fiches soudées aux amateurs qui m'en feront la demande. Ce système excessivement pratique étant breveté mê-me en France ne peut être établi par les constructeurs sous peine de contrefaçon et poursuites et pour ce motif on n'en peut trouver actuellement.

Afin d'éviter de « griller » les lampes Audion, il est intéressant d'intercaler en série, immédiatement à la sortie positive ou négative de la batterie de 40 volts, une lampe mono-watt 16, 25 ou 32 bougies au maximum, les lampes de 16 b. sont quelquefois trop justes et affaiblissent un peu l'audition dans certains cas.

Le même résultat peut être obtenu avec du fil de ferro-nickel, à condition toutefois que la longueur de ce fil donne une ré-sistance totale d'une centaine d'ohms en-

Je préfère la lampe qui dans bien des cas d'erreurs de montage s'illumine et par suite indique immédiatement la défectuo-

On peut d'ailleurs shunter cette lampe ou cette résistance par un petit conden-sateur radio-jour à 1 fr. 50 ; le schéma donné dans le numéro 75 de septembre de

donné dans le numéro 75 de septembre de « Science et Vie » est à ce point de vue inexact. La batterie de 40 volts se trouve en effet shuntée mais non la résistance.

Dans le cas d'emploi d'accumulateurs 40 volts, il est bon de compléter la protection des lampes Audion, par un condensateur de 2 microfarad (ne pas confondre avec 2 millièmes de microfarad), utilisé couramment dans les installations téléphoniques. Ce condensateur s'intercale entre la terre et la bobine de self. Eu égard à sa grande capacité, il se comégard à sa grande capacité, il se comporte absolument comme si le fil de terre était accroché idirectement à la bobine de self. Il n'entre donc pas en ligne de compte de façon appréciable dans la modification de la longueur d'ondes.

Il arrive, en effet, fréquemment qu'au moment d'une écoute on publie de retirer.

Il arrive, en effet, fréquemment qu'au moment d'une écoute on oublie de retirer de charge la batterie de 40 volts. Cette charge se faisant directement sur le secteur sans l'intermédiaire d'un transformateur, il en résulte que le réseau d'éclairage électrique se trouve, faute du condensateur de 2 microfarad précité, inopinément mis à la terre, et cela, souvent par l'intermédiaire des lampes Audion, d'où destruction du filament de ces dernières, même avec la lampe de protection 110 V et même avec un fil de 80 V débranché.

80 V débranché.

Il y a intérêt à prendre les bobines de self aussi longues que possible (40 cm., par exemple), la gamme de longueur d'ondes audibles par l'amateur sera plus considérable, sauf bien entendu à faire

quelques coupures pour les petites ondes.

Il est utile de bien isoler les accumulateurs 4 et 40 volts, ceci est facilement réalisable, même sur table, en ayant soin de placer deux tasseaux en ébonite sous chacune des batteries. Les débris d'éborevendeurs d'occasions dont on peut trouver les adresses dans les annonces de l'Antenne.

Contrairement à l'opinion assez répandue, j'ai une préférence très marquée pour le montage « sur table » ; ceci évite l'achat de planches d'ébonite, toujours onéreuses et la moindre petite table bois blanc affectée spécialement au poste de réception, permet de prendre ses aises, beaucoup plus facilement que sur une petite et coûteuse planche d'ébonite, surtett de dismositif de hounes décrit tout avec le dispositif de bornes décrit

Pour les schémas, je prie les amateurs de se reporter à ceux nombreux publiés dans l'Antenne, aussi bien pour la HF que pour la BF.

R. TOUSSAINT.

Je reste toujours à la disposition des amateurs qui m'écriront (joindre deux francs en timbres) pour me demander de compléter les renseignements ci-dessus

# - Amateurs! le NOUVEAU redresseur CHARLOT

Vous donnera entière satisfaction Fonctionnement garanti - Notice franco L. CHANTELOT, 86, av. Félix-Paure Ségur 50-40

### Trucs et tours de mains

Ce que recherche surtout l'amateur c'est de donner à ses appareils le moins d'encombrement possible. Voici à cet ef-

fet la description d'un poste à cadre. Le cadre se composera d'un enroule-ment amovible et d'une armature qui pourra facilement se démonter.
On construira l'enroulement sur une

forme en bois, une vicille caisse par exemple de 1 m. de diamètre et de 20 cm de

Le fil employé sera du fil souple, je dis bien souple, par conséquent il devra être un cable formé de plusieurs brins tressés et isolé au coton.

Dès qu'on aura terminé l'enroulement, Des qu'on aura termme l'enroulement, on prendra quelques centaines de mètres de ficelle et on réunira les spires les unes aux autres sur le modèle des galettes fond de panier (une ailette de fond de panier étant supposée être un spire et le fil de la galette la ficelle) ecci fait on enlèvera la forme de bois et l'enroulement termina nourra étant plié facile. ment terminé pourra étant plié facile-ment se mettre en poche. Si on juge ce travail trop fastidieux on peut simple-ment coudre les spires sur une bande de forte toile de 15 cm. de largeur mais cet autre procédé offre moins de sureté que le précédent

Il faudra ensuite construire l'armatu-

On prendra 8 baguettes de bois de 2 mm. d'épaisseur sur 2 cm. de largeur et sur 25 cm. de longueur dont on percera chaque extrémité d'un trou de 1 mm. de diamètre. On réunira par des œillets comme dans les mètres pliants en 2 barres d'un mètre de longueur les huit petites baguettes à chaque extrèmité des 2 grandes barres qui elles-mêmes seront réunies à l'œillet du milieu par un petit viront à maintenir des rièces de bei viront à maintenir des pièces de bois qui auront comme longueur 15 cm et qui soutiendront l'enroulement. Démonté ce cadre aura 25 cm. de longueur sur 15 cm. d'épaisseur.

Pour Paris on fera bien de disposer de 2 enroulements, un pour Radiola et la Tour de 30 à 40 spires et un autre pour les P. T. T. de 5 à 6 spires. Quant aux organes récepteurs proprement dits ils comprendront l'écouteur, un condensateur et un detecteur. On pourra facilement construire le detecteur avec un petit flacon de pharmacie dont on aura percé le fond pour laisser passer le fil

conducteur relié à la pastille detecture la pointe du detecteur sera maintenue par le bouchon dont une simple rotation permettra l'inspection de la galène.

Edouard DUFOUR.

### APPAREILS SPECIAUX pr ondes courtes BOBINAGES et tous accessoires fabriqués dans nos ateliers

# RADIO - BROADCAST

16, rue Bichat, PARIS (10e) Nord 91-62 R. C. Seine 105.102

### AAAAAAAAAAAAAAAA ERRATUM

Le dessin paru dans le numéro 50 illustrant l'article intitulé « Un poste récepteur à combinaisons multiples » doit être modifié comme suit :

1º L'inverseur U doit avoir sa partie centrale réunie à la pièce de gauche de l'inverseur U.

verseur U.


2º Le condensateur de grille de la lampe
D est de 1/10.000 et non de 1/1000.
3º Il n'y a pas de liaison électrique au
point où la connexion inférieure du fillament de la lampe BF 2 coupe le fil réunissant le filament de BF 1 à RH.

### Pour construire vos Postes

Vous trouverez aux **Etablissements RADIO-LAFAYETTE** 

35, rue Lafayette, PARIS Le plus grand choix de pi)ces détachées françaises et étrangères LES DERNIERS NOUVEAUTES

Régistre de Commerce Seine 156-285 

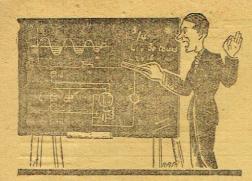

### Dans les Radio-Clubs

RADIO-CLUB SUD-PARISIEN. - Le co mité directeur de cette société a décidé au cours de sa dernière réunion d'admettre à des conditions spéciales les jeunes gens des

des conditions spéciales les jeunes gens des écoles

Les membres de cette catégorie seront groupés en sections scolaires. Ils acquitte-ront une votisation mensuelle de un franc et seront exonérés du droit d'entrée. Des causeries spéciales leur seront faites.

D'autre part, le principe d'une exposition d'apparells construits par des amateurs a été arrêté. Les sans-filistes intéressés sont priés d'adresser dès maintenant leurs adhé-sions. Les constructeurs désireux de parti-ciper à cette manifestation par l'envoi de ciper à cette manifestation par l'envoi de dons destinés à récompenser les meilleurs travaux voudront bien en informer le co-

Des renseignements complémentaires se-ront portés ufférieurement à la connaissance des intéressés.

Il est rappelé que les réunions du club ont lieu tous les jeudis à 20 h. 30, salle de la Justice de Paix, 32, Grande-Rue à Montrouge.

Les sujets suivants seront traités au cours

des rénnions de mars :
Jeudi 13. — La vie du Radio à bord des
navires longs courriers, par M. Roche, radio de bord ;
Jeudi 20. — Un variomètre sphérique à
nids-d'abeilles (présenté par M. Bourgomat).

Jeudi 27. — Le redressement de la ten sion plaque, par M. J. Guillet.

### AVIS AUX CONSTRUCTEURS

Dans le but de venir en aide, d'une part aux amateurs que le choix d'un appareil embarrasse, d'autre part aux constructeurs consciencieux, le Radio-Club Sud-Parisien a décidé d'accepter des présentations d'appareils au cours de ses réunions du jeudi. Le constructeur désirant soumettre une de ses créations devra en aviser le conseiller technique de la société avant le dernier lundi du mois précédant celui de la prélundi du mois précédant celui de la pré-

sentation.

L'appareil sera présenté en ordre de marche. Il subira des essais sur différentes longueurs d'onde et diverses antennes. Il pourra s'ouvrir pour permettre la vérification d'identité du montage avec le schéma qui sera obligatoirement versé aux archives de la société. Ceci dans le but de couvrir la société qui ne peut répondre de la valeur des modifications apportées à un appareil postérieurement à sa présentation.

Un compte rendu d'essai pourra être remis au constructeur, si celui-ci le désire.

La présente réglementation entre en vigueur de ce jour, 28 février 1923. — Le Comité de direction.

mité de direction.

Adresser la correspondance concernant les présentations à M. André de Zitter, conseiller technique, du R.C.S.P., 34, avenue Verdier, à Montrouge (Seine).

### 常会零

RADIO-CLUB COURBEVOISIEN.

RADIO-CLUB COURBEVOISIEN. — Prochainement, à Courbevoie, un Radio-Club va se former. Les adhésions seront reques chez M. Poitevin, électricien, 153, boulevard Saint-Denis, à Courbevoie.

Le Radio-Club se propose d'étudier un programme de conférences sur la T.S.F., ses origines, ses applications et ce qu'on doit en attendre. Outre les conférences, des cours de lecture au son et des causeries pratiques, pour tout ce qui concerne la T.S.F. seront faites par des membres du club. Lorsque le club sera formé et le bureau constitué, un laboratoire d'études sera ouvert-et mis à la disposition des membres.

RADIO-CLUB DE PANTIN. — Compte rendu de l'assemblée générale annuelle du lundi 10 mars 1924, au siège de la société :

Séance présidée par M. Mailfert, assisté de MM. Simon et Baillache.

Il a été procédé au renouvellement du bureau ; diverses questions ont été examinées, pour l'organisation d'un prochain concours de lecture au son et de présen-tation d'appareils de réception construits par les membres du club.

Ces deux concours seront dotés de plu-

sieurs prix.

Il a été annoncé par le président, qu'une subvention annuelle avait été accordée par le Conseil municipal de Pantin, dans sa dernière séance. — R. C.

ECOLE PRATIQUE DE RADIOELECTRI-CITE — L'Ecole pratique de radioélectri-cité, 57, rue de Vanves, Paris, ouvrira, le 7 avril prochain, la troisième session de son cours de monteurs-installateurs de pos-tes radiotéléphoniques, destiné à tous ceux qui désirent acquérir la pratique du mon-tage et de l'installation des postes radio-téléphoniques privés, Ce cours est sanction-né par un diplôme et enseigné par des spé-cialistes.

conférence que devait faire M. Bour

ciez n'a pas eu lieu. M. Fontaine nous parla des avantages des nouvelles lampes micro et des lampes à deux quilles.

Des vœux de prompt rétablissement sont

adressés à notre camarade Anciaux, blesse grièvement le 4 janvier à la gare d'En

Le secrétaire : P. SADOT.

### VINCENT Frères 50, Passage du Havre - PARIS

Spécialité de Pièces détachées Maison réputée pour la modicité de ses prix

R. C. Seine 27.707

### UN JUGEMENT

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE (3º Ch.) Présidence de M. Grenet. Audience du 14 février 1924. Jugement rendu après plaidoiries de Mes Allard et Kahn, avocats des parties :

« Le Tribunal ;

a Attendu que la Société Française Radioa Attendu que la Société Française Hadio-Electrique, agissant poursuites et diligen-ces de ses directeurs, a formé devant ce tribunal, contre Lévy, deux demandes en contrefaçon et en dommages-intérèts, la première suivant exploit de Streletskie, huissier à Paris, en date du 9 mars 1922, et la seconde, suivant exploit de Fabre, huissier à Paris, en date du 9 février 1922, « Attendu que par conclusions en date du 9 octobre 1923, Lévy demande la dis-jonction des deux instances en raison de leur connexité:

leur connexité;

a Attendu qu'il est constant que les deux demandes ont un objet commun : une poursuite en contrefaçon et une condamnation à des dommages intérêts, et se passent entre les mêmes parties; qu'il convient donc dans l'intérêt même de celles-ci de prononcer leur jonction en raison de leur connexité et de statuer sur icelles par un seul et même jugement;

a Attendu que sur chacune desdites demandes, Lévy a, aux dates des 8 février 1923 et 1º février 1924, pris des conclusions aux termes desquelles il formule une exception de communication de pièces basée sur la disposițion de l'article 191 du Code de procédure civile;

a Attendu qu'aux termes de celles en leur connexité;

procédure civile ;

« Attendu qu'aux termes de celles en date du 8 février 1923 il demande d'ordonner que dans la huitaine du jugement à intervenir, toutes pièces et documents susceptibles de démontrer les droits susvisés de la Société Française Radio-Electrique et de ses cédants, lui seront communiqués et ce, sous les plus expresses réserves notamment de toute demande reconventionnelle de nullité des actes qui lui ont été signifiés à ce jour et de tous autres moyens.

nes a ce jour et de tous autres moyens.

« Attendu qu'aux termes des conclusions en date du 1er février 1924 il demande de décider que la Société Française Radio-Electrique soit tenue de lui communiquer tous documents utiles relatifs aux brevets 512.295 et autres énoncés dans les exploits introductifs d'instances et notamment la décision de M. le ministre de la Guerre qui aurait autorisé Latour à prendre le brevet n° 512.295;

« Attendu que la Société Française Badio-

qui aurait autorise Latour a prendre le brevet n° 512.295;
« Attendu que la Société Française Radio-Electrique résiste à semblables prétentions de Lévy en déclarant qu'elle a satisfait à toutes les obligations des dispositions de l'article 191 du Code de procédure civile en lui communiquant les actes reçus par de Meaux, notaire à Paris, les 21 février 1921 et 23 février 1922, qu'il ne peut être tenu de communiquer aucune pièce, la demande du brevet à laquelle se réfère le deuxième acte, a été régulièrement déposée, que les dispositions de la loi du 12 avril 1916 ont été respectées, puisque cette demande de brevet a été tenue ala disposition des ministres intéressés et que sa délivrance a été retardée jusqu'au 9 octobre 1921; qu'ayant ainsi satisfait à toutes les obligations que la loi lui impose, la demande de Lévy doit être déclarée mai fondée;
« Attendu que Lévy reconnaît que la communication de l'acte mis au rang des minutes de de Meaux, notaire à Paris, le 21 février 1921, lui donne satisfaction et qu'il se réserve d'en tirer, au moment où l'affaire viendra au fond telles conclusions que de droit;
« Attendu que saisi actuellement d'une

que de droit;

« Attendu que saisi actuellement d'une exception de communication de pièces, il est sans intérêt pour la solution à intervenir que le tribunal recherche ce que relate en réalité l'acte reçu par de Meaux, notaire, ce qu'il est en lui-même, ce qu'il renferme, ce qu'il constate, à quels brevets il est fait allusion, de qui ils émanent, que ces diverses questions ont trait directement au fond de l'affaire;

Attendu qu'il convient uniquement de

"Attendu qu'il constater si cette expression est ou non fondée;

"Mais attendu qu'il insiste pour avoir communication des actes relatifs aux brevets Latour qui ont été énumérés ci-des-

« Attendu que la Société Française Radio Electrique, avec raison, fait observer qu'elle n'a pas à communiquer lesdites pièces, qui na pas a communiquer lesaltes pieces, qui ne sauraient être demandées que par l'Etat, car si quelqu'un peut se préoccuper des conditions dans lesquelles ces brevets ont été pris, si aucune disposition législative, aucune prescription réglementaire n'a été violée, c'est uniquement l'Etat et non Lévy qui, en acissant ainsi qu'il tente de le faina constituersit à lui, erre d'ellement. qui, en agissant ainsi qu'il tente de le ces statuts di capacide à la nomination faire, se substituerait à lui; que d'ailleurs té, puis il a été procédé à la nomination

"

"Attendu qu'à aucun point de vue l'exception de communication de pièces sonevée par Lévy ne peut être accueillie ,
u'il convient en conséquence de l'en dé-

pu'il convient en contenter;

« Par ces motifs;

« En la forme, vu la connexité desdites instances, en prononce la jonctien;

« Au fond, dit qu'il sera statué sur relles par un seul et même jugement;

« Déclare Lévy recevable en son exception de communication de pièces, l'en deboute comme mal fondé;

« Réserve les dépens ».

frs. UN POSTE A 4 LAMPES F. L., Radiola, P.T.T.

Postes Anglais, 4 lampes, une batterie de piles de 80v., une bat

de 4 v., 40 A. H. Un haut parleur grand modèle

### E. CHATELAIN

12, boulevard de la Chapelle — PARIS (18') R. C. Seine 239.274

# L'Antenne en Belgique

### La fondation du Radio-Club Liégeois

Il vient de se fonder à Liége un club de sans-filistes qui a pris le nom de Radio-Club Liégeois. L'assemblée constitutive a eu lieu ces jours derniers à la Maison du Combattant. Nombreux étaient les sans-filistes qui avaient ré-pondu à l'appel du Comité provisoire. Après discussion, les statuts du nouveau groupement ont été admis. En voici les principaux articles :

Article 1. — Il est fondé, à Liège, une société sans but lucratif, qui prend le nom de Radio-Club Liégeois et dont le siège social est situé boulevard d'Avroy,

Art. 2. — Son but est de grouper fou. tes les personnes s'intéressant à un ti-tre quelconque à la T. S. F., afin de leur faciliter les recherches let les travaux relatifs à cette science et de leur permettre, en les mettant en relations, de s'entr'aider et d'acquérir les connaissances pratiques et techniques nécessaires pour atteindre au rendement maximum de leurs appareils et contribuer ainsi à propager cette science.

Art. 3. - A cet effet, la Société pourra éventuellement organiser une centralisation des observations, des remarques utiles ou des procédés intéressants et, si possible, leur publication, soit par voie directe, soit par voie d'un jour-

Art. 4. - Des démarches pourront être faites en vue d'obtenir des facilités pour la visite des postes, usines et toutes ins-tallations se rapportant à la T. S. F.

Art. 5. — La Société défendra membres dans toute question d'intérêt général .Elle pourra également s'inté-resser sous quelque forme que ce soit à tout sujet se rapportant à la radioélectricité.

Ses membres bénéficieront en outre des remises accordées par les constructeurs et les commerçants, dans les limites fixées par ceux-ci.

Art. 6. — La Société comprend des membres d'honneur, des membres fondateurs, des membres protecteurs et des membres ordinaires.

Art. 7. - La Direction de la Société est assumée par un Comité de dix membres au moins, choisis parmi les mem-bres effectifs. Il sera composé d'un président, d'un vice-président, d'un secré taire, d'un trésorier et de commissaires. Les membres commerçants ne pourront faire partie du Comité.

Le Comité technique pourra s'adjoindre des conseillers techniques que voix consultative aux réunions du Comité. Suivent ensuite les articles relatifs à la nomination des membres des Comités, aux assemblées générales, etc.

Art. 12. — Les membres effectifs ordinaires paieront au moins une cotisation annuelle de 20 fr.; les membres protecteurs paieront une cotisation annuelle minimum de 50 fr, et les membres fondateurs devront ,pour porter ce titre, ra-cheter la cotisation ammuelle par un versement unique d'au moins 250 fr. Les membres d'honneur seront nommés par le Comité et ne seront redevables d'aucume cotisation.

Suivent les autres articles relatifs à la police intérieure du club, emploi des fonds, radiation, dissolution, etc.

Ces statuts ont été admis à l'unanimi-

RADIO-CLUB ENGHIENNOIS. — Séance Lévy aura toute facilité pour opposer tout du Comité qui a été constitué comme uverte à 21 h. 30, sous la présidence de M. lorton.

La conférence que devait faire M. Bour- de Constitué desdits brevets;

« Attendu qu'à aucun point de vue l'ex- vice La lorton de Constitué comme moyen quand viendra l'examen de la value président, M. Paul Dallemagne; serfetaire, M. Oury; trésorier, M. Maurice Laloux; membres du Comité : MM. Hœu, Havrez, Delville, Jeniaux, Ghy-mers, Deschamps, Oury, Carrière.

Toute la correspondance relative au Radio-Club Liégeois doit être adressée à M. Paul Dallemagne, avenue Roquier, 9, ou au local du Club, boulevard d'Avroy,



CASQUE 500 ou 2000 chms

Excellente sensibilité Bandeaux nickelés Ecouteurs detachables REMISE aux électriciens

GROS - EX ORTATION

LABOR -: PARIS :-

### UNE BONNE VOLONTÉ

Voulez-vous avoir l'amabilité d'aviser les lecteurs de l'Antenne faisant de l'émission, qu'ayant mis au point un poste de réception d'ondes courtes et très courtes, 70m à 300m, je ferai volontiers de l'écoute aux heures et jours ci-après, dans le but d'atra utille et agrésable pur ama le but d'être utile et agréable aux amateurs et même aux professionnels qui me de demanderont par lettre et qui le sau-ront, grâce à l'hospitalité de l'*Antenne*: Tous les jours de 19 h. 30 à 20 heures.

Le dimanche et le jeudi, de 11 h. 30 à 12 heures.

On aura de grandes chances de me trouver à mon poste le dimanche et le jeudi, de 13 h. à 13 h. 30, et le matin de 8 h. à 8 h. 30, ainsi que ces mêmes jours ou jours de fête! (par mauvais temps!) dans l'après-midi de 15 heures à 15 h. 30.

Mais, afin d'obtenir le maximum de résultats sérieux que le minimum de temps utile employé et pour organiser méthodiquement la réception en assurant l'efficacité de l'écoute et en facilitant ma

tache, je demande ceci:

1º M'aviser par lettre des jour et heure choisis, avec timbre pour la réponse et enveloppe avec adresse, à moins que l'Antenne veuille bien se charger de communiquer chaque semaine les résultats aux

2º M'indiquer la longueur d'onde et la

puissance antenne;

3º En graphie. - Indicatif suivi de l'appel. 50 SIS. fréquents et passés lentement, puis nombre de 3 chiffres séparés par un trait un peu prolongé. Appel et inidicatif, fin de transmission;

4° En phonie. — Indicatif suiv de l'appel purpo de l'ap

pel Dumas (et de mon nom, s'il plaît au correspondant), puis nombres, petits d'abord, puis rapidement très grands, donc longs à prononcer; enfin, lecture de quelques lignes du texte de l'article de tête de l'Antenne numéro de la semaine précédente ou les fables « Le Chêne et le Roseau », ou « la Cigale et la Fourmi ». Appel indicatif, fin de transmission. On ne négligera pas l'appel en cours de transmission, pour qu'en passant d'une réception à l'autre, je sois rapidement

Cette offre que je fais volontiers avec le désir et dans le but d'être utile, je le répète « à tous ceux qu'il appartiendra », s'applique à la réception de longueurs d'ondes de 70<sup>m</sup> à 500<sup>m</sup> et plus, mais pour des longueurs supérieures à 300<sup>m</sup>, je fixerai, sur demande, une heure spéciale. Les résultets seront en ce qui concerne l'estre des le concerne l'estre de l'estre résulats seront, en ce qui concerne l'es-sentiel, ainsi indiqués :

Modulation, de 1 (mauvaise) à 5 excel-

Netteté, de 1 (mauvaise) à 5 excellente. Intensité, de 1 à 12 (très fort HP). -5 correspondrait à une bonne audition au

Naturellement, ces indications seront accompagnées des observations faites, répondant, s'il y a lieu, aux désidérata exprimés.

La réception se fera normalement, soit sur détectrice à réaction + 1 ou 2 B.P., natz (modifié), soit sur montage super-réaction à 2 lampes, ou à 1 lampe dont j'achève la mise au point.

A. DUMAS.

Fabriquez vous-mêmes NIDS d'ABEILLES et FONDS de PANIERS

avec mon MANDRIN Prix: 15 fr.

Tous mandrins spéciaux sur commande

VARIOMETRE E. R. 60 fr.; franco; 62 fr. 50. Montage nouveau et rationnel. — Notices explicatives E. RONCY, 17, aven. Jean-Jaurès, PARIS

R. C. Seine 243.827



Un nombre toujours croissant d'amateurs vantent presque toutes les semaines dans voire journal les qualités du récepteur C-119 et ils ont raison.

J'ai moi-même établi un poste semblable au mois de février 1923 alors que le C. 119 n'était pas encore publié. La seule différence était que l'accord se faisait en Tesla et que la réaction était couplée avec le secondaire ; il m'a donné les résultats suivants : vants :

A la campagne, à 600 km. de Paris envi-ron, région sud-ouest, réception des anglais le soir à 175 mètres d'un écouteur fixé au fond d'un abat-jour en carton. Les paroles du conveur de la Tour parfeitement experies fond d'un abat-jour en carton. Les paroles du sapeur de la Tour parfaitement compréhensibles. A 250 mètres du même écouteur, avec H.F. seulement, anglais reçus à 10 mètres des écouteurs, antenne de 100 mètres unifilaire orientée Est-Ouest, hauteur de 14 mètres à l'extrémité libre Ouest, 6 mètres côté Est où se trouve le poste. Avec antenne de 25 mètres à 4 fils orientée Nord-Sud, résultats à peu près identiques.

Bonne réception des américains.

Je dois ajoutèr qu'à l'époque où j'ai établi ce poste je n'ai pas pris les précautions qu'il est d'usage de prendre aujourd'hui, en vue de la réception des ondes de plus en plus courtes, ce qui aurait probablement amélioré ce rendement, malgré cela, je crois le résultat assez bon pour me permettre de vous le signaler.

vous le signaler. Avec le même appareil à Paris sur an-tenne de 18 mètres, anglais en très haut-

\*\*\*

L. CAZENAVE. Paris.

J'ai remarqué que bon nombre d'amateurs se plaignent dans « Notre courrier » de ne pouvoir recevoir les ondes courtes avec un ampli H.F. à résistances. S'il est vrai que ce mode d'amplification ne donne pas un très bon rendement pour les ondes très courtes, il permet cependant de recevoir dans de bonnes tonditions les ondes de 400 et même 300 mètres. C'est ainsi que possesseur d'un amplificateur à 4 lampes H.F. à résistances, je reçois en haut-parleur, les anglais, les belges, les P.T.T. Je me contente pour les recevoir d'inverser les enroulements de ma réaction électro-magnétique et de mettre un condensateur variable en série dans mon antenne (trifflaire 30 m.). La tension-plaque est de 40 volts. D'autre part, comme je recois très fort et surtout La tension plaque est de 40 volts. D'autre part, comme je recois très fort et surtout avec pureté FL, Radiola et les ondes moyennes et grandes, je me déclare très satisfait de ce mode d'amplification. Je ne m'explique donc pas le dédain marqué pour celui-ci quand îl s'agit de recevoir des ondes de 400 m.

Je suis d'ailleurs heureux de constater que je ne suis pas le seul à menser ainsi, comme j'ai pu m'en rendre compte dans le dernier numéro de l' « Antenne ».

Je serai très content si ces quelques preuves du bon fonctionnement d'un ampli H.F. à résistances pouvaient rendre service aux amateurs désireux de recevoir les anglais.

J. GRATREAUD, Chinon (Indre-et-Loire).

Chinon (Indre-et-Loire).

Lecteur assidu de l' « Antenne », je me

Lecteur assidu de l' « Antenne », je me permets de vous adresser la documentation personnelle suivante en espérant que vous voudrez bien l'insérer dans votre journal si vous la jugez de quelque intérêt pour les amateurs.

1º Réception en haut-parieur des concerts anglais à Grenoble sur cadre.

Cadre. — (fixe orienté NO/SE) 4 m. × 3 m. 4 spires fil cuivre nu à plusieurs brins. Diamètre total environ 9/10.

Condensateur d'accord du cadre 1/1000 mfd (mais 0.5/1000 mfd préférable).

Condensateur du circuit oscillant de liaison 0.5/1000 mfd.

Poste récepteur. — Analogue à celui paru dans l' « Antenne » sous n° C.119 1 lampe haute fréquence à résonance par circuit oscillant et liaison plaque grille électrostatique à détecteur à réaction, 2 basse fréquence. quence

Self secondaire. -1 duo-latérale 75 spires. Réaction. -1 fond de panier 50 spires. Cette installation a permis les résultats

suivants :

Réception sur haut-parleur à une dizaine Réception sur haut-parleur à une dizaine de mêtres du pavillon, de Londres, Bourne-mouth, Newcastle, avec les 4 lampes (haut parleur monté par mes soins et composé d'un écouteur boche de grand diamètre adapté à un cône en papier canson).

Réception sur 4 lampes très intense au casque, des P.T.T. et de Bruxelles.

Réception au casque très confortable avec 1 seule basse fréquence de tous les postes précités.

Réception plus faible mais très nette des

précités.

Réception plus faible mais très nette des mêmes postes en éteignant la première lampe, seule la lampe détectrice et la 1re basse fréquence étant allumées.

(Les oscillations se transmettant par les capacités de la première lampe éteinte).

Ceci laisse à supposer que des résultats presque analogues pourraient être obtenus avec 1 détectrice à réaction suivie de 1 ou 2 basse fréquence.

2 basse fréquence. Ce résultat constitue une référence de

plus pour le montage à résonance que j'emploie depuis plus d'un an et qui m'a toujours donné toute satisfaction tant comme amplification que comme stabilité (pour toutes longueurs d'onde à partir de 100 m.)

Note 1. — Avec l'installation telle que décrite ci-dessus le circuit primaire (cadre, condensateur) étant très peu amorti, les oscillations enfretenues prenuent naissance.

Sité dans le courant alternatif de 0,4 à 0,8 ampères).

Note très importante — Il est indispensable de former la soupape en laissant passer pendant quelques heures le courant alternatif (une lampe de 32 bougies ou \*50 étant mise en série dans ce circuit).

Effectuer la décharge, les 2 parties de 40 volts, étant en série Anrès une vingtaine


Note 1. — Avec l'installation telle que de crite ci-dessus le circuit primaire (cadre, condensateur) étant très peu amorti, les oscillations entretenues prennent naissance spontanément lorsque la résonance des circuits est obtenue. Il faut donc contrairement à la pratique habituelle inverser la bobine de réaction et la rapprocher de la bobine secondaire pour étouffer ces oscillations (C'est donc en écartant des 2 bobines que se produit d'accrochage.

Note 2. — Nombre d'amateurs croient à tort que ce montage évite la réradiation d'ondes entretenues par l'antenne lorsque la réaction est accrochée.

En effet, quoique plus faible que dans un montage autodyne è réaction directement couplée avec l'antenne, cette « reradiation » a lieu quand même, il faut donc manœuvrer avec circonspection la réaction. Ceci est un conseil général que beaucoup d'amateurs devraient méditer sérieusement. 2º Il est facile et économique de construire une batterie d'accumulateurs de 80 volts et de la recharger sur l'alternatif.

Il est incontestable qu'un poste alimenté en haute tension par une batterie d'accumulateurs a un fonctionnement bien supérieur au même poste alimenté par une batterie de piles sèches. La résistance intérieure des piles est considérablement plus forte que celle d'une batterie d'accumulateurs. De plus les premières se polarisent rapidement et ces faits sont autant d'obstacles au passage de la haute fréquence. On remédie bien un peu à ces inconvénients en shuntat la batterie par un condensateur de 2 à 3 mfd, mais ce n'est pas toujours très satisfaisant.


De plus le débit des piles ayant serviquelque temps n'est plus suffisant bien souvent pour alimenter 4 lampes, et il arrive qu'en allumant une 4º lampe la réception soit de ce fait moins forte que sur 3 lampes. Remède. — On peut construire une batterie d'accus de 80 volts pour 75 francs environ, et un redresseur pour 15 à 20 francs. On réalise une installation de longue durée d'un fonctionnement parfait et on évite la sujétion d'acheter tous les 3 mois une batterie de

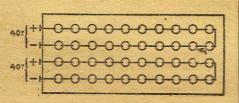

(Fig. 1)

Ces tubes sont disposés par 4 rangées de 10 dans une botte comportant 2 planchettes horizontales percées de trous an diamètre correspondant 3 cm.


Couper des bandes de plomb, épaisseur 2 mm. largeur 15 mm. longueur 32 cm environ, les plier en V et les entrer dans les bacs, chaque V chevauchant 2 bacs. Faire aboutir selon le schéma la bande libre de

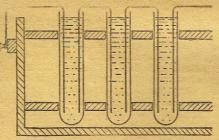

(Fig. 2)


chacune des 4 rangées à 1 borne extérieure Or bornes permettront de mettre en sé-rie ou en parallèle les 2 parties de 40 volts constituant la batterie.

Charge. — Réaliser le montage à 4 sou-papes indiqué par M. Toussaint dans plu-sieurs numéros de l' « Antenne ». (Je l'ai constitué par 3 boites de petits pois de 1 kg. disposées de cette manière, remplies

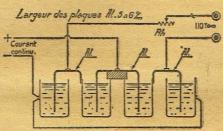

(Fig. 3)

à 2 tem. du bord d'une dissolution d'eau et de 100 grammes de phosphate d'ammoniaque bibasique pur, Dissoudre à froid). Effectuer les connexions comme indiqué.

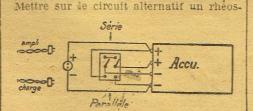

(Fig. 4) tat d'environ 100 ohms de résistance totale. Effectuer la charge les 2 parties de 40 volts étant montées en parallèle (avec une inten-

Effectuer la décharge, les 2 parties de 40 volts étant en série. Après une vingtaine de charges j'ai pu écouter 1 h. 1/2 avec mon ampli 4 lampes.

La mise en série ou en parallèle s'effectue très simplement au moyen d'un inverseur binolyire.

bipolaire.

Ne suis à la disposition des amateurs qui voudront bien me demander des renseignements plus détaillés (joindre timbre pour

E. BERTRAND, Ingénieur à Grenoble

### REPARATION. — TRANSFORMATION MISE AU POINT DE POSTES Etude, Vérification, Etalonnage BOISSETTE

Ingénieur, 260, boul. Voitaire, Paris (11º) Consultations: mardis, jeudis, samedis, 2 h. à 7 h., dimanches 10 h. à 12 h.

Monsieur le Directeur,

Je vois avec regret dans l'Antenne de cette semaine que des amateurs de T.S.F., ou du moins ils se domnent ce titre hono-rifique, doutent de la notoriété et de la loyauté d'amateurs qu'ils ne devraient pas

rifique, doutent de la notoriete et de la loyauté d'amateuns qu'ils ne devraient pas même critiquer.

Il est, en effet, regrettable qu'en France, il y ait des individus qui, sans motifs valables, reprochent à M. Léon Deloy, notre « as » national, de se comporter en professionnel, et qui donnent comme preuves à l'appui : « Il se sert d'appareils achetés tout faits ».

Apprenez qu'un professionnel est celui qui travaille pour une maison de commerce, et ici ce n'est pas le cas.

Quant à comparer deux hommes : MM. Gouraud et Léon Deloy, qui par leurs recherches et leurs expériences, ont placé si haut notre pays, au point de vue radio, et ajouter qu'on préfère le premier au second, c'est complètement absurde.

Allez, vous, M. Jean Davoust, vous faire entendre en Amérique sur 75 mètres.

Allez établir une correspondance avec IMO, comme vous le dites.

Réalisez les arpareils que réalise M. Gouraud, et ensuite vous pourrez prendre la parole nour hlàmer ou pour encourager.

raud, et ensuite vous pourrez prendre la parole pour blâmer ou pour encourager. M. Gouraud « n'épate pas la galerie », dites-vous ; et quand M. Deloy l'a-t-il épa-

Vous seriez le premier à proclamer bien haut vos résultats, si par hasard vous aviez pu accrocher un poste américain, et votre lettre à l'Antenne tiendrait une colonne qui serait, certes, mieux remplie nar un article d'un des deux hommes cités plus haut. Si cette lettre a l'honneur de parrâtre en « Tribune libre », j'espère que M. Jean Davoust ne restera pas muet, et donnera ses raisons. D'ailleurs, si elles étaient bonnes et plausibles, je serais le premier à reconnaître mon tort.

Hélas, je crois avoir raison.. Mais n'anticipons pas.

Sincères salutations, et merci d'avance.

Pierre Dugas.

### \*\*\*

Je me permets de vous demander d'ins-crire dans vos colonnes ces quelques lignes reçues par un amateur enragé qui suit avec attention tous les perfectionnements en T. S. F.

T. S. F.

Je dispose d'une antenne unifilaire de 25 mètres de long à 7 m. environ du sol.

Mon poste de réception est un poste à 3 lampes. 1 D. à réaction et 2 BF à volonté 1 ou 2 BF.

Mon système d'accord se compose de 3 fonds de panier montés en tesla à réaction.

Je suis surtout les émissions de petites longueurs d'onde : Anglais, Belges et amateurs.

Si vous trouvez intéressante ma liste d'indicatifs, veuillez la mettre dans votre

ournal En phonie, on ne comprend pas très bien

les amateurs, ils devraient dire: Ici 8 Benoit Perdrix, par exemple, car bien souvent on peut confondre les lettres, surtout B et P, surtout quand l'émission est lointaine. Voici une liste des indicatifs reçus:

taine. Voici une liste des indicatils reçus :
29-1-24 21 h. » 8 CG de 8 AE graphie.
très fort.
29-1-24 21 h. 15 8 QG graphie, très fort.
29-1-24 21 h. 15 8 EK graphie très fort.
30-1-24 20 h. 10 8 CG de 8 AE, graphie très fort.
30-1-24 22 h. 5 8 CQ de 8 AE graphie très fort.
31-1-24 21 h. 40 8 BP appelle 8 RJ phonie fading.
1-2-24 20 h. » 8 AE cours lecture au son graphie t, fort.

8 AIZ, cours lecture au son glaphie très fort.

CQ de 8 AE cours lecture au son graphie t. fort.

8 CH phonie.

8 CO graphie 1-2-24 21 h. 45 3-2-24 20 h. 5

9-2-24 21 h. » 9-2-24 21 h. 15 9-2-24 21 h. 30 9-2-24 21 h. 35 8 CQ, graphie.
8 DP, phonie.
8 DP de 8 AG, graphie.
8 AG de 8 DP, graphie.
8 CH, phonie.
8 DP, phonie.

21 h. 35 21 h. 37 21 h. 45 21 h. 50 21 h. 55 21 h. 57 8 DP, phonie.
8 BP de 8 CH, phonie.
8 BP de 8 AG, graphie très fort. 9-2-24 21 h. 58

8 AG de 8 CH, phonie, très fort. 8 CH de 8 AG graphie 9-2-24 21 h. 59 très fort. 8 CH de 8 AG graphie, 9-2-24 22 h. » très fort.
8 AEI de 8 CH, graphie,

9-2-24 22 h. 10 CH de 8 DX, graphie, très fort. 10-2-24 20 h. 50 10-2-24 20 h. 55 8 DK de8 CH, phonie.

uccasions, Achats, Echanges. DESFORGES, électricien, GUETIN (Cher) R. C. St-Amand, 3418.

8 DX de 8 CH, phonie très fort.
8 CH phonie très fort.
8 CH de 8 DH phonie.
8 DH de 8 CH, phonie.
8 DE, graphie.
CQ de 0 KX graphie.
CQ de 5 RQ graphie.
5 RQ de 8 BN, graphie
8 EN de 8 BP, graphie
7 MN fading.
8 CG de RS, graphie.
8 SS, graphie. 10-2-24 21 h. » 21 h. 10 21 h. 25 21 h. 30 22 h. 10 22 h. 20 21 h. » 21 h. » 21 h. » 21 h. » 21 h. 30 21 h. » 23 h. » 23 h. 10 23 h. 30 8 SS, graphie.
8 SS KO 5, graphie.
CQ de 8 EB graphie.
8 BP phonie faible fading. ding.
8 BP, graphie.
CQ de 8 ER, graphie.
8 CL graphie fort.
8 EB, graphie fort.
8 CZ, phonic avec 8 WW
8 ET, phonic avec 8 WW
8 WW phonie.
CQ de 8 ZZ, gr. tr. fort.
8 WW de 8 AS, phonie très fort.
CQ de 8 AS, graphie
CQ de 8 BP, graphie.
CQ de 1 AG, fading graphie. 27-2-24 22 h. 20 28-2-24 21 h. 30 28-2-24 21 h. 35 28-2-24 21 h. 35 28 2-24 22 h. 5 28 2-24 22 h. 35 28 2-24 22 h. 7 1-3-24 21 h. 15 1 3-24 22 h. 5 1-3-24 22 h. 10 2-3-24 19 h. 40 19 h. 45 phi.e CQ de 8 BP fading, gra-2-3-24 19 h. 50 phie. CQ de 8 CS, très fort. 8 CQ, de RS très fort. 8 EQ de 8 CG, très fort. 2-3-24 21 h. 15 2-3-24 21 h. 20 2-3-24 21 h. 24 graphie.
CQ de 8 AS, très fort, graphie.
8 A de 8 CH.
8 CH de 8 AS très fort, 4 -3-24 21 h. 35 4-3-24 21 h. 40 4-3-24 21 h. 45 graphie. 8 CN, fading, graphie. 8 CN de 8 CH, très fort °4-3-24 21 h. 47 4-3-24 21 h. 50 graphie.
CQ de 8 EI graphie.
8 EOG de 8 CG, fading, graphie.
8 SS, graphie.
6 SS, graphie.
CQ de 8 DX, graphic.
CQ de 8 AS, très fort, graphie.
CQ de 8 BQ très fort. 4-3-24 22 h. 10 4-3-24 22 h. 15 5-3-24 21 h. 5 5-3-24 21 h. 5 5-3-24 22 h. 10 5-3-24 22 h. 15 graphie.
CQ de 8 RQ très fort,
graphie.
CQ de 8 DI fading, grap.
0 K5 de 8 AS, graphie.
8 AB de 8 PD, graphie.
8 DP de RS, graphie.
8 EQ, graphie.
CQ de 8 BL, graphie.
8 EO de RS, graphie.
8 EO de RS, graphie.
1EAN REPO 5-3-24 22 h. 27 22 h. 30 22 h. 25 20 h. 10 20 h. 45 20 h. 47 20 h. 56 21 h. 2 JEAN REPOUX, Rueil (S.-et-O.)

SUR le courant ALTERNATIF Pour 170 fr., prix de fabrique

rechargez vous-même vos accus

avec le convertisseur rotatif G. CHRISTY 18, Rue de la Maison-Blanche (XIIIº)

Notice franco sur demande - Essais gratis à domicile \_\_\_\_\_ R.C. Seine nº 172.932 \_\_\_\_

Notice franco sur demande — Essais gratis a domicile

R.C. Seine nº 172.932

Je suis lecteur de l'Antenne depuis un an environ et je n'ai jamais cessé de le suivre et de le conserver précieusement, comme étant le journal le plus intéressant et le plus à la portée des amateurs. Mais son succès a fait des jajoux qui cherchent, non pas à le devasser, mais a le faire tomber, inutilement, et en perdant leur papier et leur temps, comme, par exemple, l'Echo en berne... aërt.

Quand je pen e qu'il y a des gens assez has pour attaquer un hommen et que Henry Etienne, un homme qui a fondé notre cher journal, qui a toujours cherché à le perfectionner, l'agrémenter et le rédiger au goût de la majorité des sans-filistes et aussi de protéger les bons commerçants en T.S.F. et interdire les mauvais ; pour ma part, je me suis toujours adressé aux annonciers de l'Antenne et j'ai toujours été très satisfait ; c'est un noble tâche qui mérite des félicitations, et les seuls reproches (calomnies, insultes...) émanent des envigux qui veulent faire tomber l'Antenne ; her reusement qu'il n'y a rien à craindre! — et je félicite notre bon directeur de prendre ces insultes si philosophiquement, car ils ne valent pas la peine que l'on s'intéresse à toutes leurs bassesses ; je ne suis employé par personne, j'écris, je l'espère, au nom de tous les sans-filistes amateurs.

Je n'ai acheté que deux numéros de l'Echo en berne...aërt, mais ce sera les seuls et uniques, ils peuvent prêcher dans le désert ; il ne faut pas acheter cet « écho » comme on achète les journaux de blagues, il n'en vaut pas la peine, encore une fois, et ses plaisanteries (l) ressemblent plutôt à des coups de couteau.

Revenons à l'Antenne ; c'est une initiative excellente que celle qui consiste à publier, en tribune libre, les montages, observations et hypothèses des amateurs ; c'est le meilleur moyen de vulgariser la T.S.F. en étudiant les phénomènes du fading, ainsi que les schémas les meilleurs et les plus économiques, et c'est par la collaboration des amateurs que la T.

Je vous enverrai, d'ici peu, des résultats intéressants, en réception, mes essais étant en cours.

Je termine en souhaitant pleine prospé-

rité à l'Antenne et « l'écrasement complet des parasites », et je vous prie d'agréer, mon cher directeur, l'assurance de mes sentiments distingués.

A. QUÉTAND.

水心水

Pour changer un peu de la formule tra-ditionnelle, je vous dirais simplement que je lis chaque mercredi votre journal et que, bien qu'ayant mon brevet de radio. 1'y pe lis chaque mercredi votre journal et que, bien qu'ayant mon brevet de radio. j'y trouve encore bien des renseignements intéressants. La façon dont il est rédigé permet aux débutants, aussi bien qu'aux autres amateurs, d'y trouver de précieux conseils et je vous remercie en particulier de tuyaux que vous m'avez donnés verbalement avec amabilité.

ment avec amabilité.

Permettez-moi maintenant une réfexion.
En examinant un schéma d'ampliarateur H.F. à résistance, il doit venir à plusieurs amateurs la même idée, exprimée, je crois me souvenir, dans un de vos numéros par l'un d'eux : c'est que pour plus de 2 lampes, les autres ne sont que des détectrices mises en série avec la deuxième.
Considérons, en effet, un schéma d'amplificateur HF à résistances à 4 lampes. On voit que la première lampe est bien amplificatrice en H.F., mais la deuxième est détectrice par son condensateur de 0,15/1000°, shunté par 4 ou 5 mégolams au + 4 volts, si au lieu et place de la rési tance de 80,000 ohms de son circuit plaque on met un écouteur, il révèle les signaux ou da parole ; on a donc, à la plaque de la 2º lampe, du courant de B.F. Alors, comment se comportent les 3º et 4º lampes ? Plus en haute fréquence!

La conclusion que je tire de tout cela, c'est que pour un amplificateur à 4 lampes les deux dernières ne sont que des détectrices mises en série avec la deuxième, ce qui améliore peutêtre un peu la détection et expliquerait qu'avec ces amplificateurs on peut entendre des postes lointains et faibles, mais pour l'amateur qui paye ses accessoires aux prix forts de MM. les marchands, le rendement ne vaut pas la dépense. dépense.

dépense.

J'ai, pour ma part, construit un poste à 2 lampes; puis; plus tard, un poste à 4 lampes H.F. à résistances (je ne donne pas les postes que j'ai construits, pour mon usage personnel bien entendu, comme ayant de fiauts rendements). Malgré cela, j'ai pu constater que pour 4 lampes le rendement n'était pas de beaucoup supérieur à 2 lampes; donc l'amateur, qui doit compter avec sa bourse, doit à mon avis consilérer 2 sa bourse, doit à mon avis considérer l'ampes H.F. à résistances comme un maxi sa bourse

Il y aurait un moyen, je crois, d'éviter de faire de la 2º lampe une détectrice, en mettant par exemple un condensateur de liaison de plus forte capacité tout en se terant grille, mais sur la partie rectiligne du temps de charge et de décharge par la résistance le shuntant soit proportionnée à la fréquence moyenne des ondes à recevoir et à ne plus faire travailler la lampe sur la courbure de la caractéristique du courant grillé, mais sur la partie rectiligne du courant plaque, également ceci, pour la se lampe, mais sur ce terrain je laisse la pa-

role à plus forts que moi. Je crois me souvenir que M. Gutton lu même recommande de ne pas mettre les condensateurs de liaison trop faibles pour les 2º et 3º gribles, le condensateur de 0,1 à 0,2/1000° ne serait donc à mettre qu'à la 4º grible

Marcel Leclerc.

Paris (20°)

Lecteur assidu de votre très intéressant journal l'Antenne, je trouve regrettable que vous entamiez des polémiques sur certains postes et certaines émissions — vous critiquez le poste de la rue Las-Cazes, le meilleur que nous possédions en France (je ne parle pas de Radiola parfois don, ni de F.L. trop souvent mauvais.)

Le poste des P. T. T. est un poste de la Compagnie Western Electric; c'est un poste étranger, il est vrai, mais il nous donne des émissions parfaites, pourquoi le critiquer? Il vaudrait mieux le copier et en doter les autres postes émetteurs, cela ne nous obligerait pas à écouter les postes anglais ou allemands qui nous donnent des concerts admirables, tant au point de vue choix des morceaux que modulation. Certains critiquent les amateurs qui écoutent ces postes, ils ne sont pas patriotes, ils ne comprennent pas l'anglais, disentils. Le patriotisme n'a rien à voir dans l'écoute des concerts de T. S. F., quant à comprendre... c'est autre chose; au théatre, vous écoutez une cantatrice, mais ne la comprence pas souvent. Alors, qu'elle soit Française ou

c'est autre chose; au théatre, vous écoutez une cantatrice, mais ne la comprenez pas souvent. Alors, qu'elle soit Française ou Anglaise, peu importe, quant à la musique... elle n'a pas de patrie.

Les P. T. T. se sont reliés d'une façon permanente à la salle Aeolian et vous critiquez encore cette façon de faire parce que Aeolian est une maison étrangère. Le gouvernement français autorise les étrangers à s'établir commerçants en France, pourquoi les empêcher de faire du commerce? Est-ce que les étrangers empêchent les Français établis chez eux de travailler (il y en a peu malheureusement), ourquoi les maisons françaises n'en font-elles pas autant?

En Angleterre on nous transmet des con-

En Angleterre on nous transmet des con-

En Angletérre on nous transmet des concerts donnés dans des salles de concert, des opéras de Goven Garden, des opéras-comiques, etc.; en Belgique également! Pourquoi en France les artistes s'entêtent-ils à ne pas en faire autant? Ce serait pour eux une bonne réclame. Pour un pays civilisé, nous sommes bien en retard... sur les autres.

Allons, mon cher Directeur, votre journal est trop intéressant pour que vous y introduisiez des articles d'une politique spéciale qui lui nuirait plutôt.

Un journal de T. S. F. doit être en premier lieu technique, puis doit répondre aux demandes de renseignements des lecteurs, en dernier lieu, des annonces de maisons sérieuses. Voilà le vrai et le bon journal de T. S. F. que doit être L'Antenne.

J'ajouterai que je ne suis ni employé des Postes ni fonctionnaire et que je cause sans arrière pensée.

Veuillez publier ma lettre dans un prochain numéro, car je crois que de nombreux sansfilistes sont de mon avis.

chain numéro, car je crois que de nom-breux sansfilistes sont de mon avis. Croyez, mon cher Directeur, à l'assurance de mes meilleurs sentiments.

Ck. DAVIS, Melun.

### La Pratique Radioélectrique

par P. HEMARDINQUER. 1 volume de 284 pages, avec 252 figures. (Masson et Cie, éditeurs), 9 francs.

Ce livre n'est pas destiné à concurrencer les manuels de T.S.F. existants, mais il en est le complément indispensable.

Comment choisir un poste de réception, le régler, le réparer, s'il y a lieu ? Comment calculer ou mesurer les éléments d'un poste ? Quels sont les « tours de main » nécessaires à l'amateur qui veut construire lui-même ses appareils ? Questions primordiales que se pose à chaque instant l'amateur de T.S.F.

Conçu et écrit simplement, mais sous une forme de haute vulgarisation, adoptée déjà dans les Recettes de la Nature : « Recettes de l'Atelier et du Laboratoire », cet ouvrage a été écrit par un amateur qui a pu se rendre compte par lui-même des avantages des différents systèmes de réception et des difficultés que peuvent rencontrer les amateurs dans leurs montages. ou leurs mises au point. Tous les problèmes devant être résolus par la bonne construction et le bon rendement des appareils sont donc traités dans ce livre.

L'ouvrage est divisé en 7 chapitres, dont nous donnons ci-dessous quelques divisions

I. Chaix d'un poste récepteur radio-téléphonique (6 titres). Doit-on acheter ou construire son poste ? Galène ou lampes ? Différents systèmes d'amplification. Choix des accessoires du poste. Les différents systèmes d'amplification à haute fréquence, etc., etc.

II. Facteurs de bon rendement d'un poste. Mauvais fonctionnement des appareils, ses causes et ses remèdes (3 titres).

III. Remarques sur des phénomènes particuliers et des procédés de réception intéressants (11 titres). La propagation des ondes électro-magnétiques. Les zones de silence. Les ondes courtes et les ondes longues. Les phénomènes d'induction, etc.

IV. Calcul des éléments d'un poste; formules et mesures (18 titres). Les condensateurs. Capacité d'une antenne, self induction et self inductances. Longueurs d'ondes propres des antennes et des cadres, etc.

V et VI. Recettes radio-électriques (8 titres). Tours de main, procédés pratiques,

VII. La construction des appareils de T.S.F. (7 titres).

ETABLISSEMENTS Albert GINOUVES Ingénieur Constructeur 1, rue Pasteur, Juvisy (S.-et-O.)

SPÉCIALITÉS de condensateurs variables toutes capacités et à subdiviseur


Marque (A



Exiger cette marque sur tous appareils

Les Etablissements GINOUVES construisent tout ce qui intéresse la T.S.F. et ne fournissent que les Electriciens grossistes et Constructeurs.
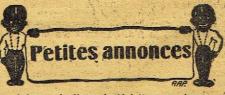
> Catalogue sur demande R. C. Corbeil 5768



4 francs la ligne de 36 lettres ou signes.

CAUSE DOUBLE EMPLOI: A céder Haut-parleur « Pival »; 120 frs neuf, Bobine Oudin 2 curseurs : 25 fr. neuve. Maurice Trinck-vel, 23, rue du Moulin-des-Prés, de 10 h. à

\*\*\*

SUPPRIMEZ VOS ACCUS...

Lampes Radio-Micro: 37 fr. 50. Alimentation par niles 4 V 25 AH: 20 frs. Chauffage par alternatif. Les meilleurs postes pour grande distance. Devis spéciaux. Polliart, 45, rue Rochechouart, Paris.

A VENDRE, poste 3 lampes FL, Rad., P.T.T.; poste galène FL, Rad., P.T.T.; 3 batteries accus 40 V. Bauchon, 12, rue Rachel, Vitry-sur-Seine.

Le Gérant : L. Achard.

Imp. de l'Hôtel des Postes, 66, rue J.-J. Rousseau.

# Hypothèses

# Scientifiques

DE ZENOBE GRAMME

Le corps qui se trouve dans ces con-nombre d'atos et d'atés des organes de see molécules; cependant ce corps reste uni aux autres par des myriades de filets de movères qui vibrent à l'unisson

Je suppose un fil de platine de 1 mè chambre par deux supports métalliques; il est certain que tous les pôles de l'ex-térieur sont reliés movériquement aux corps qui l'environnent.

Si je fais passer un fort courant électrique dans le fil de platine dans un temps très court, il deviendra rouge blanc et il rayonnera des rayons lumineux possédant des ondess des 5 coufeurs du spectre solaire.

> Bois-Colombes, mercredi 16 mai.

Remarquons que le nombre de rayons n'a pas augmenté en devenant rouge blanc. Un corps ne peut pas avoir plus de rayons ou filets movériques qu'il ne possède de pôles libres sur sa surfa-

Les rayons se sont allongés premièrement au détriment des movères existan dans les filets en diminuant le nombre de leurs atos et atés; les movères lumi neux sont beaucoup moins volumineux que les movères calorifiques.

Observation. - Comment se fait-il que les movères calorifiques augnavec la température des corps ? augmentent

Les movères sont comme les corps. Les corps ,à une certaine température chan-gent d'état; il en est de même des movères; à une certaine température, movères de rayonnement se modifient. la grosseur des movères.

Quand les corps solides sont à une température très élevée, toutes les on-des que leurs pôles libres font sont lumineuses, mais n'ont pas la même

Quand un corps solide augmente sa température, ce sont les ondes rouges qui apparaissent les premières et les ondes violettes les dernières

Et les ondes au delà du violet ne sont plus lumineuses parce que leurs ondes sont trop petites, contrairement à ce qui a été dit par les savants. Eux disaient

qu'elles n'étaient plus lumineuses par-ce qu'elles étaient trop rapides. En acceptant ma théorie moléculaire, on ne peut pas admettre que dans la partie incandescente d'un corps solide il y ait des molécules dont les atomes vibrent plus vite que les autres.

Dans les filaments des lampes incandescentes, toutes les molécules ont la même température et cependant, dans leurs rayons, il y a les 5 longueurs d'ondes quoique leurs atomes vibrent à la

Alors comment les rayons lumineux peuvent-ils avoir des ondes plus longues les unes que les autres ? Parce que les movèrs qui les composent n'ont pas la même quantité d'atos et d'atés et la longueur de leurs ondes est proportionnelle à leur grosseur, au nombre d'atos et d'a-tés qu'ils contiennent.

Mais cette manière de voir me force d'admettre que les movères des rayons lumineux sont fournis par les corps lumineux, ce qu'il me sera difficile d'ad-

Je pourrais admettre qu'il y a une partie fournie par le corps volumineux

Bois-de-Colombes, jeudi 17 mai. C'est admissible qu'il n'y ait pas de movères fournis par le corps lumineux dans les ondes rouges.

N'oublions pas que la couleur d'une lumière n'est due qu'à ce que les mo-vères qui composent les rayons ont une longueur d'onde déterminée. Et je suppose que la longueur d'onde est due à

Quand on fait traverser certains cristaux par la lumière solaire, mon opinion est que ce ne sont pas les rayons qui se divisent, mais que ce sont les movères qui les forment suivant leur grosseur, qui prennent dans les cristaux des amplitudes différentes.

Les plus petits sont plus déviés ; plus is sont petits, plus ils sont déviés.

Dans cette manière de voir, si nous considérons qu'il y a 7 rayons différents dans la lumière solaire, il faut admettre que dans mes rayons à moi il y a 7 grosseurs différentes de movères qui ont des maplitudes différentes.

Comment ces movères peuvent-ils re-former 7 rayons ? Quelle preuve avons-nous de l'existence des rayons lumineux? Je n'en vois que d'apparentes ; c'est vrai que je suis loin de savoir tout.

Je suppose qu'on puisse considérer les movères lumineux comme des projectiles, ce serait beaucoup plus facile d'expliquer toutes leurs propriétés.

Mais alors il faudrait considérer que os lumineux ne lancent que des movères lumineux.

L'hypothèse que j'ai émise : que c'étaient les rayons du soleil qui faisaient tourner la terre, ne serait plus admissible. Pourquoi pas ? La partie froide de la terre attirerait les projectiles et la partie chaude les refoulerait ; en mécanique, autant j'attire, autant je suis attiré, etc... Là n'est pas l'obstacle.

Je vois toujours que ce serait les corps lumineux qui devraient lancer tous les movères lumineux.

C'est bien plus facile d'avoir des mo-vères lumineux diffusés que de voir des rayons diffusés.

Des projectiles qui se succéderaient dans la même direction des myriades de fois à la seconde seraient vus en fi-

Donc, les movères vus en rayons lumineux ne prouvent pas que ces movères sont unis.

Les aigrettes électriques nous paraissent aussi constituées en filets, et cependant nous savons que ce ne sont que

des atomes pondérables électrisés qui se succèdent avec rapidité sans liaison.

Adoptons provisoirement cette théorie: 1° Ce sont les corps lumineux qui émet-tent tous les movères des soi-disants rayons lumineux.

2º Les movères de ces rayons ne sont pas unis, ils se succèdent ave la rapi-dité de vibration des atomes des corps lumineux.

3º Ils suivent toujours la même direction (ceux fournis par le même pôle), ils ne la changent que par réflexion, ou bien quand ils passent dans un corps plus dense ou moins dense.

4º Les movères réunis par un même pôle ont tous la même vitesse de translation, mais ne sont pas tous de la même grosseur. Ils possèdent des ondes d'une longueur proportionnelle à leur grosseur.

Bois-de-Colombes, samedi 19 mars.

Les movères calorifiques doivent être plus volumineux que les lumineux. Ils doivent atteindre leur maximum au moment où ils deviennent lumineux, ensuite, ils diminuent de plus en plus avec la rapidité de leurs vibrations.

Il en résulterait qu'ils sont très petits au delà du violet.

Mon jugement refuse d'admettre jus-qu'à maintenant que, dans la lumière, il y a plusieurs espèces de rayons.

J'admets que dans un rayon lumineux il y a des ondes de différentes grandeurs; mais je ne les vois pas, pas plus que je ne vois dans la lumière différents rayons, c'est-à-dire pas du tout.

Je pourrais voir des ondes différentes si c'étaient les corps lumineux qui émet-taient tous les movères lumineux. Mon jugement refuse aussi cette hypothèse. Il faut que je revienne à ma première

Bois-de-Colombes, lundi 21 mai.

Est-il bien nécessaire que les movères dans les rayons lumineux soient plus gros l'un que l'autre pour avoir des ondes plus grandes les unes que les autres ? -Non.

(A suivre.)