The second secon

Description of the control of the co



Direction, Administration et Publicité: 53, rue Réaumur, Paris (2°) = Téléphone: LOUVRE 03-72

La plus forte vente nette des publications radiotechniques

Amateurs, vous n'aurez fait votre devoir qu'en insistant, à chaque occasion, auprès de vos représentants au Parlement pour qu'un statut empreint de liberté soit donné à la radiophonie française

CONSTATATION

aspirations personnelles font qu'en ce moment la radio subit en France un mouvement d'arrêt quant au développement du nombre des stations de radio-concerts. Fait extrêmement curieux, car le nombre des amateurs va sans cesse grandissant. Il est anormal de voir, d'une part, les constructeurs s'ingénier à perfectionner par les moyèns les plus heureux les facilités et les qualités de réception et, d'autre part, les mêmes constructeurs demeurer absolument impuissants quant à l'impulsion à donner à le source même de leur industrie à la source même de leur industrie.

L'attitude néfaste de l'Administration et du présent Gouvernement y est pour beaucoup. Nous l'avons dit et redit et tout chacun en est intimement per-

Le peu de cohésion des amateurs entre eux est également un facteur qui n'est pas à négliger. On a savamment, et dans des buts intéressés, raconté un tas de balivernes sur des groupements. C'étaient des polémiques d'états-majors et non d'armées.

Si les dirigeants avaient tous été animés d'un sentiment de bien général et de pur désintéressement que leur im-portait d'être ou maréchal ou soldat. Il est bien exact que toutes les façades de groupement sont des cadres, et c'est tout. Tant que cette situation durera, et il y a peu de chances qu'elle ne se transforme avant fort longtemps, il n'y a absolument rien à attendre de ce côtélà. Le nerf de la guerre manquant partout, toutes les initiatives sont vouées à l'insuccès.

A l'étranger - en Europe principalement - nous avons assisté pendant ce même temps à l'adoption quasi universelle de la formule British Broadcas-ting C°. Personne, il est vrai, n'a élevé, au moment de l'octroi de ces monopoles, les hurlements qu'aurait provoqué en France une semblable organisation.

Nous voyez d'ici l'Etat percevant des

EMISSION - RECEPTION

En dehors du poste émetteur « FORNETT pour ondes de 2 mètres breveté S.G.D.G. du Ct MESNY, M. BUISSON, ex-chef d'ateliers des P.T.T., construit des postes pour émission et réception des ondes très courtes, ainsi et réception des ondes très courtes, ainsi que « FORNETT » 4 D et 5 B qui ont obte nu pour leur première présentation une médaille de vermeil au concours Lépine 1924, necame de vermen au concours Lepine 1924, à réaction sur résonance, permettant toutes réceptions de 150 à 3.000 sur cadre ou sur antenne avec 2, 3, 4 ou 5 lampes, c'est-à-dire rien qu'avec la haute fréquence si on le désire, assurant ainsi des réceptions absolu-ment pures à très grandes distances, l'Amé-rique par exemple.

BUISSON, 30, Boul. Voltaire, PARIS

Catalogue et guide : 2 francs.

Les querelles, les combinaisons, les | fonds dont il retrocéderait une grosse partie à un ou plusieurs groupements

Vous voyez d'ici les articles incendiaires pleins du mot concussion. Quelle aubaine pour ceux qui sont toujours en quête de copie !

Le résultat en aurait cependant été parfait. Les cadio-concerts auraient eu des budgets. On aurait pu acheter des postes de premier ordre. On n'aurait pas eu à essayer de faire flotter des sociétés de charité analogues aux sociétés de manuments hictoriques ciétés de monuments historiques.

Mais on a des rêves tout autres en France, on rêve du monopole d'Etat. On rêve de ce genre d'organismes à nombre illimité d'employés mais à production aussi restreinte en quantité qu'en qualité. Il faut bien penser à caser ces payvres camarades habitués ser ces pauvres camarades habitués aux piquets de quatre heures devant un bon feu de bois qui vont sous peu, on le dit, être obligés d'enfin gagner leur

Voilà pourquoi on étousse tout, on sape tout, on ruine tout, on barre tout. Et quand tout le monde sera exténué, écœuré, rompu on nous glissera comme un grand remède ce monopole qui fait qu'en France on télégraphie sans

CAPITALISTE s'invéresserait à brevets ou inventions nouvelles R. G. Bureaux « Antenne ». susceptibles d'être exploités immédiatement.

on devient neurasthénique, au téléphone, on ambitionne de posséder des allumettes de contrebande et l'on voit chaque jour éclore de nouvelles marques de cigarettes étrangères exemptes de bois de chaffage.

Mais, me direz-vous, on écoute surtout les concerts étrangers. En achetant un posta première question : est ce

un poste, première question : est-ce que j'entendrai les Anglais ?

Si la radio-industrie française vit encore, elle doit un beau merci aux concerts étrangers. C'est vraiment peu brillant-

Henry ETIENNE.

P.-S. — En écrivant ces lignes, je ne pensais pas qu'assis sur un volcan le citoyen Tronchon prendrait l'offensive aussi rapidement. - Par un hasard que je qualifierai de providentiel un sieur Dézarnaulds (?) présente dans son pro-

Le collecteur d'ondes à grande surface Le grand succès du Salon de T. S. F.

« LA TRESSANTENNE »

La plus puissante Antenne d'intérieur connue à ce jour

En vente : dans toutes les maisons de T.S.F. Ariane, fabricant, 4, rue Fabre-d'Eglantine Paris. — Diderot 23-51

" Prochainement une véritable Nouveauté " A. CAPON, Constructeur, 22, Rue Jean - Bart - LILLE



jet de budget à la Chambre un réqui-sitoire contre la T. S. F. en général et la radiophonie en particulier. Ces pe-tites phrases, si une intervention ne se produisait pas à temps, ne tendront à rien moins que donner au caméléon capitalo-syndicaliste Tronchon des ar-mes à retardement contre tout le déve-lonnement de la radiophonie en France loppement de la radiophonie en France. Vous conviendrez avec moi que Dézarnaulds, député, cela ne vous dit rien — même au point de vue radiophonie — c'est là l'astuce comme on dit dans le jargon sans-filiste — c'est là tout le danger — c'est là tout le genre de travail de celui qui toute sa vie a réussi cette acrobatie fort dangereuse d'essayer d'être des deux côtés du mur.

« Nourri dans le sérail j'en connais les détours », a dit Tronchon après Racine, mais il avait oublié l'invention moderne des bees de gaz l'ineffable.

moderne des becs de gaz, l'ineffable conseiller technique.

Société Nouvelle des Accumulateurs "PHŒNIX"

Accumulateurs, Redresseurs, Piles

Usines et Bureaux T 40, Rue de Pontoise, ERMONT (S.-O.) Téléphone : ERMONT 37

Magasins de Vente ? 11, Rue Edouard-VII, 11, PARIS

Le C-119 le véritable Le C-119 bis

et les pièces détachées pour les construire ne doivent être achetées qu'à

La Radiophonie Nationale 5, rue Nouvelle, PARIS

RADIO-ELECTRO-MECANIQUE 51, Route de Châtillon - Montrouge (Seine)

AMPLIFICATEURS PUISSANCE

auditions publiques

Vente-Location

BOBINAGE ET REBOBINAGE

Spécialiste

C. Crestou, 24, rue de la Glacière, Paris (13°)
Fournisseur de l'Inst tut Pasteur
Exécution de tous bobinages d'après périodiques de T. S. F. Spécialité de rebobinage
d'écouteurs et de transformateurs. Travaux à façon pour MM. les Constructeurs, Inventeurs

Dans le rapport Dézarnaulds on peut lire une lettre de félicitations de M. Herriot au ministre compétent complimentant ses ingénieurs sur leur travail (émission de Genève... entendue à 600 kilomètres, on néglige de dire si c'est avec ou sans fil). Est-il permit d'abuser de la bonne foi d'un homme au point de lui renouveler en 1924 la plaisanterie de notre confrère Baudry de Saulnier en ce qui concerne la nationalité du poste du P. T. T.

Tronchon, naturellement, n'a pu résister au désir de se passer quelques fleurs " en douce » sous la signature de cet autre parle-mentaire inconnu. M. Barrès ayant dis-* *

La seule chose digne de félicitations dans ce grimoire parlementaire est la proposition de crédits pour augmenter la puissance du poste des P. T. T. On pourrait souhaiter que par la même occasion, en vue de satisfaire les éloignés, ce poste changea de longueur

Nous apprenons que l'indicatif 8GP a été donné à M. Pierre Fonteneau, à l'Herbaudière par Connerré (Sarthe). Voici donc un amateur officiel de plus qui sera heureux de recevoir vos Q. S. L.

RÉFÉR NCE

En ce qui concerne le filtre, je l'ai branché immédiatement sur mon installation 110 volts cont nu et je vous avoue que j'ai été littérale-ment stupéfait des bons résultats obtenus. M. VESPA, 1, rue de Saorge, à NICE Remplacez votre pile 80 volts par le filtre

C. R. E. J.

pour continu 110 ou 220 volts. 80 francs et 92 francs P. JOIGNET, rue Erard, nº 7, Paris

* *

M. Gaston Haynant, 23, rue Charles-Rogien, à Saint-Quentin, dont l'indicatif est 8GE, nous fait savoir que ses heures de travail sont les suivantes :

Samedi, 20 h. 45 à 21 h., graphie; 21 h. à 21 h. 30, phonie; 1er et 3e jeudi, 20 h. 45 à 21 h., graphie; 21 h. à 22 h., phonie avec le concours de musiciens saint-quentinois.

* * L'Ecole Pratique de Radioélectricité, 57, rue de Vanves, Paris-14°, prépare à tous les emplois dans la T. S. F. : radiotélégraphistes, monteurs, sous-ingénieurs et ingé-

Les concerts radiophoniques du poste d'émission de Belgrade ont lieu chaque semaine les mardi, jeudi et samedi de 17 h. 30 à

La longueur d'onde de ce poste est de 5.650 mètres ; sa portée est de 800 kilomètres. * *

Le Radio-Journal, organe officiel de la Société Luxembourgeoise des Amis de la T. S. F., met en vente au prix de 2 francs une pancarte indiquant les heures d'émissions et la longueur d'onde de chaque poste européen. Voilà un précieux auxiliaire pour les sansfilistes. Adressez les demandes, 13, rue Joseph II, à Luxembourg, en se recommandant de l'Antenne. * *

Notre poste national Radio-Paris fait depuis quelque temps des essais très intéressants. Mardi dernier, à la suite de son radioconcert, il nous a mis en communication avec Chemlsford et le dancing de ce dernier poste à été reçu avec une très grande intensité.

Nul doute que dans un avenir très prochain l'on pourra entendre sur simple galène

AMATEURS!!

La charge de vos ACCUS vous coûte-t-elle par mois 25 francs ? Ne dépensez plus que 20 francs et vous les chargerez vous-mêmes

avec REDRESSEUR CHARLOT Modèle de soin et de perfection

> qui vous est offert avec 10 MOIS DE CRÉDIT

> et toutes les garanties Notice franco

L. CHANTELOT (Teléphone : Ségur 50-10) 86, avenue Félix-Faure, Paris



les postes espagnols, italiens, allemands et


La liaison radiotélégraphique directe entre Madagascar et la France est désormais un fait accompli.

Le gouverneur général, M. Marcel Olivier, inaugurera prochainement le grand poste de T. S. F. de Tananarive destiné à assurer cette liaison ainsi que les communications de notre grande île avec les autres colonies : Indochine, Afrique occidentale et équatoriale.

L'importance de cet événement ne saurait être mieux soulignée que par le rappel de la distance qui sépare Paris de Tananarive ; 0.000 kilomètres, environ un mois de traversée par les paquebots des Messageries mari-

Cette station est située à 5 kilomètres de l'ananarive, au milieu des rizières d'Alarobia. Elle a été construite par le ministère de la Guerre, sous la haute direction du général Ferrié, en collaboration avec les services locaux de la colonie. Les travaux, dirigés sur

SPECIALITE de Galènes

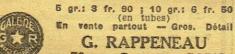

G. RAPPENEAU .79, rue Daguerre, PARIS.. R. C. Seine 58.979

place par des officiers spécialistes de l'armée coloniale, ont commencé en février-mars 1921. On peut dire qu'ils ont été menés très activement si l'on songe à leur importante exceptionnelle, aux difficultés d'exécution inhérentes à la colonie et à la délicatesse des installations techniques réalisées. Les premières émissions d'essai ont été effectuées le 16 juin dernier ; la mise en service du poste suivra immédiatement l'inauguration.

L'exploitation de la station est confiée à l'administration métropolitaine des postes et télégraphes. Ainsi va prendre fin la dépendance pénible et onéreuse de Madagascar vis-à-vis des câbles étrangers en même temps que seront resserrées et facilitées les relations de la colonie avec la métropole.

Le poste radiotéléphonique de la Tour Eiffel, qui était autrefois le poste national, marche aujourd'hui très mal, c'est une honte, ne vaudrait-il pas mieux le suppri-

Mais, au fait, pourquoi ces inutiles récriminations: Vox clamantis in deserto! * *

Le charmant insigne édité par « l'Union Française de T. S. F. », la grande Association que préside M. Daniel Berthelot, orne déjà de très nombreuses boutonnières, non sculement en France, mais en Belgique, en Suisse, dans l'Afrique du Nord, et jusqu'en Egypte et au Canada.

L'insigne, vrai bijou, est fait, en effet, pour tous les radiophiles. Rappelons qu'il est envoyé franco pour 3 francs par l'Union, 35, rue Tournefort.

Une curieuse statistique vient d'être publiée, elle nous révèle les chiffres suivants en ce qui concerne le nombre d'appareils par mille habitants :

Etats-Unis	5.1
Suisse	
Danemark	1.2
Afrique du Sud	1
Suisse	0.9


CONSTRUCTEURS! REVENDEURS! CONSULTEZ E. BUSIAUX

14, Avenue de Verdun, Issy-les-Moulineaux pour toute fabrication appareillage T. S. F. Spécialité d'INVERSEURS et d'INTERRUPTEURS

	Hollande	0.78
	Grande-Bretagne	0.49
	Norvège	0.45
	Belgique	0.3
	Roumanie	0.17
	Allemagne	0.14
	Espagne	0.087
	France	
1	Vous espérons qu'il s'agit là d	le chiffr
2		

Deux histoires édifiantes :

Un amateur français obtient l'autorisation de travailler sur 180 mètres. Il est classé dans la cinquième catégorie. Cet amateur est un passionné de la T. S. F. et en même temps un bon citoyen puisqu'il s'est passionné aux lois de son pays ; il ne se contente plus de cette onde de 180 mètres de plus en plus délaissée ; il cherche à faire quelque chose de nouveau, il explore les ondes de 100 mètres et étudie les meilleures antennes à utiliser dans ce but. Vous vous frottez les

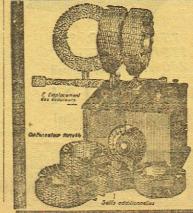

LE RECORD MONDIAL de Réception

sur Galène

avec le POSTE L. G.

livré avec 6 selfs amovibles

Prix: 145 francs — Franco: 155 francs DEMANDER LA NOTICE B

L. GUILLION, 39, rue Lhomond, Paris-V

Exigez de votre fournisseur LA MARQUE

RECEPTEURS

CASQUES HAUT-PARLEURS

DUNYACH & LECLERT, 80, rue Taithout, PARIS

mains : voici de nouveaux perfectionnements en route, pensez-vous ? Pas du tout. Une letre brutale de l'Administration des P. T. To exige la cessation des essais sur 100 mètres. On nous objectera que l'administration est dans son droit, l'amateur aurait dû deman-der à être versé dans la 4º catégorie. La demande a été faite voici plus de deux mois. Mais il faut le temps, dont l'Administration française est particulièrement riche.

Autre histoire. Un amateur de nationalité étrangère fait des émissions sans autorisation, naturellement, car elle ne peut lui être accordée. Les inspecteurs connaissent cet amateur, ils ont son adresse. Vous tremblez. Vous voyez déjà cet amateur de mauvais aloi avoir maille à partir avec la justice française? Que vous êtes naïfs! Cet amateur continue en toute tranquillité. On me peut rien contre lui.

Les plus belles comédies ne se jouent pas au théâtre. 祭 幕

Le succès toujours grandissant de l'Antenna à l'étranger nous amène à faire à partir du 7 décembre prochain une édition espagnole en espagnol. Le premier numéro coïncidera avec l'inauguration de la grande Exposttion T. S. F. de Madrid. * *

On parle à mots couverts, mais fort sérieusement, du lancement prochain de pièces détachées particulièrement bien étudiées et à

sur Courants Alternatifs Marche parfaite garantie Recharge les 4 et 40 volts

A. JEANNIN, 28, rue Eugène-Jumin, **PARIS** (19')

des prix fort abordables : la standardisation tait son chemin.

Le push-pull ou « va-st-vient » ou « poussetire " décrit dans l'Antenne par le commandant Hourst, lui valu, il y a quelques se-maines, le très grand honneur de verbiages aussi creux que malséants. Quel ne fut pas le grand amusement de quelques rares sansfilistes de voir le même montage monté en épingle de cravate depuis deux semaines dans la même feuille. Le froid amène l'usage de vestes réversibles... et ce n'est, croyez-le, qu'un tout petit commencement. Fregoli n'était cependant pas d'origine belge. * *

Autrefois on attendait le printemps pour, voir pousser les feuilles. C'est maintenant l'automne qui voit les éclosions. Une nouvelle revue nommée T. S. F. paraît au Portugal. Ce sera, sans aucun doute, pour les raisons bien connues le plus gai de nos confrères. On ne peut partir dans la vie avec de meilleures dispositions

Il est un petit jeu fort à la mode en ce moment dans les cabinets ministériels. - Où vas-tu en janvier ? Car il paraît que c'est en janvier que l'on va changer de ministère. Où ira M. Tronchon? Nous vous le dirons * *

En dehors d'un tas d'autres conditions nécessaires au progrès de la radio en France, il est absolument nécessaire que les détaillants régionaux de pièces détachées ne se présentent pas au public comme un lot d'augures, Quand ils ont vendu au public des pièces détachées, il est de leur devoir de donner gratuitement et aussi souvent qu'ils le demanderont des explications à leurs clients.

DEVENEZ INGENIEUR

électricien ou sous-ingénieur dessinateur monteur par études rapides et attrayantes

CHEZ VOUS ·**

Demandez aujourd'hui même

Le règne de l'électricité adressé gratis et franco par l'Institut

Normal Electrotechnique 40, rue Denfert-Roche eau, Paris 84 bis, Chaussée de Gand, Bruxelles

VITREBERT, 31, rue de la Gerisaie, Paris-4º Pendant 15 jours seulement en se référant Toutes nos marchandises sont neuves et absolument garanties

Ils sont instamment priés de ne pas répondre : « Que voulez-vous chacun son métier! » Non, Monsieur, cela fait partie de votre métier, le pharmacien donne bien la manière de s'en servir.

* *

Le nombre de municipalités décidées à installer un poste récepteur communal croît chaque jour. C'est notre meilleur gage pour l'avenir. De plus l'union sacrée se manifeste a chaque occasion : on accroche l'antenne " édilique » au clocher du village et puis on demande à ce brave curé d'être membre d'honneur du radio-club local avec M. le Maire qui n'avait pas toujours pour confesseur le titulaire de la paroisse. * *

Le succès des consultations gratuites de l'Antenne va grandissant, les mercredis et jeudis après-midi nous valent des visites plus que nombreuses. Nous nous excusons de l'attente que nos invités sont forcés de subir.

Un ami habitant l'avenue de Villiers, à Reuilly, a bien malgré lui une chambre d'hôtest, s'est vu interdire par son propriétaire l'usage d'un poste à galène. Motif : « Ça use du courant. » Et rien à faire malgré la preuve du contraire.

Quand donc nos propriétaires, se décideront-ils à lire quelques brochures traitant la T. S. F. Ils y verront que cette science n'est pas plus compliquée que celle d'expulser ses locataires ou de flanquer des coups de fusil à ses dients.



Contrairement aux bruits qui circulent la radio n'a jamais connu autant d'adeptes en France et nos industriels sont présentement

Le Q. S. T. Français public chaque mois une réalisation complète d'un montage usuel. Ces renseignements à eux seuls constituent le complément nécessaire aux études contenues dans l'Antenne. Des articles particulièrement intéressants de spécialistes autorisés en font la meilleure revue pour amateurs par des

n dit que les insoumis du Riff de la zone espagnole sont merveilleusement équipés en T. S. F. Leur service de renseignements est, paraît-il, uniquement fait par radio. C'est pourquoi un mauvais plaisant a pu dire que les Marocains ne seraient jamais écrasés!

A Nancy, on entend aussi fort le poste de Rome que le poste Radio-Paris.

Prochainement "LE SANS BOUT"



C. 119 et 119 bis Pour construire les

Vous aurez un RENDEMENT SUPERIEUR EN EMPLOYANT DU MATERIEL DE 1" CHUN Il vous sera fourni par :

217 bis, Avenue Gambetta G. PATARD 24 bis, Rue des Tourelles Paris (20°) Téléphone : ROQUETTE, 41-0

Dépositaire des pièces détachées

Notre confrère l'Est Républicain donne chaque jour des auditions radiophoniques avec un poste exécuté spécialement par les services techniques de l'Antenne et un hautparleur Gaumont.

Les journaux anglais nous annoncent que sous peu la Tour va nous transmettre des signaux horaires au moyen de cellules protoélectriques.

Le public anglais n'a pas goûté la proclamation en musique des résultats des élec-

M. Emery (6QZ), un amateur londonien, a réussi à relayer KDKA au moyen d'une sueperhétéroclyne et d'un émetteur duplex.

« Claire, douce, sonore, sans effort apparent et donnant à l'audience une impression d'amitié », telles sont les qualités réquises pour la voix du speaker idéal d'après un referendum anglo-saxon.

La Chambre de commerce de Newcastle élève des protestations contre le décret obligeant les vapeurs de 500 à 2.000 tonnes à être munis de la T. S. F.

* *

La Radio-Iberica Co a inauguré la station de Séville, les concerts ont lieu de 12 à * *

Une super-station de radiotélégraphie va êre érigée à Bolinas pour permettre d'améliorer les communications entre la Chine et rique du Sud.

dio-clubs et maisons d'enseignements.

M. Hoover fait savoir qu'il estime à 20 millions le nombre des usagers de la T. S. F. aux Etats-Unis.

La station de Brême (Allemagne) est maintenant prête à fonctionner.

annonce suivante : « A vendre maison de cinq chambres, arbres fruitiers, excellent poste radio permettant l'audition de foutes les stations. Prix: »

Un acheteur anglais se plaint amèrement d'avoir eu à « faire » cinq boutiques avant de rencontrer un commerçant daignant lui faire entendre le haut-parleur qu'il désirait

Bien entendu, en France, un fait semblable est impossible.

Le petit poste émetteur du commandant Mesny (Fornett) pour ondes de deux mètres, permet la démonstration théorique, pratique et visible des phénomènes radioélectriques : propagation des ondes le long d'un fil, ondes réfléchies, ondes dirigées, ventres et nœuds de courant de potentiel.

Ce petit poste émetteur est destiné aux ra-

* *

Lausanne émet à nouveau depuis le 2 no-

Un journal de New-York publie la petite

M. Reinartz vient de se voir attribuer la « Radio Cup » par l'Executive Radio Council of America pour ses travaux sur les on-



UN C-119-

Réalisé par les Ateliers LEMOUZY

NE PEUT ÊTRE

QUE PARFAIT

Ateliers LEMOUZY 42, avenue Philippe-Auguste Paris (11°)

GRAND PRIX 1923 Hors Concours, Membre du Jury 1924

Téléphone: Roquette 65-55 Catalogue 0,25

A la gloire de M. Tronchon

blé du Sud-Ouest réunissant 617 associations agricoles des départements : Aude, Herauu, 1 arn, 1 urn-et-Garonne, Lot, Lot-et-Garonne, Aveyron, Gers, Hautes-Pyré-nées, Basses-Pyrénées, Pyrénées-Orienta-les, Haute-Garonne, Ariège, Landes et Gi-ronde, comprenant plus de 27.000 membres, a demandé au ministre de l'Agriculture d'insister auprès du sous-secrétaire d'Etat aux P.T.T. pour que soit autorisée la mise en construction et en exploitation du poste émetteur de téléphonie sans fil dont l'ins-tallation projetée est due à l'initiative de la Société « La Radiophonie du Midi ».

Ce poste, puissant d'une portée de 500 kilomètres, sera utilisé par l'Office des Producteurs de Blé afin de jaire connaître à diverses reprises de la journée, non seu-lement les bulletins météorologiques, mais encore tous les cours commerciaux pratijues dans la journée, même sur les marchés parisiens, régionaux et locaux, cours le siège social est à Marseille, et qui comp-qui sont centralisés quotidiennement par Office des Producteurs de blé à la Maion de l'Agriculture à Toulouse.

« Au cours d'une visite qui a eu lieu le sur l'intérêt que présente cette initiative qui 2 novembre, l'Office des Producteurs de permettra de renseigner ses milliers d'adhérents. « La Radiophonie du Midi » a obtenu les adhésions et encouragements de tous les parlementaires et conseils géné-raux de la région du Sud-Ouest. Ces derniers, dans leur dernière assemblée, ont adressé un vœu au gouvernement demandant la mise en fonctionnement rapide de ce poste émetteur.

Il a insiste en outre sur le haut agré-ment que l'expansion de la Radiophonie peut apporter à la vie rurale. Le ministre de l'Agriculture a fait le plus

bienveillant accueil aux représentants de l'Office des Producteurs de Blé du Sud-Ouest, leur a répondit qu'il partageait le point de vue qu'ils lui ont exposé et qu'il reconnaissail tout particulièrement les bienfaits de la radiophonie. » Mais le ministre de l'Agriculture ne sero

pas assez puissant pour rivaliser d'autorité avec Tronchon auprès de M. Pierre Robert

Ensuite:

« L'Union Provençale Radiophonique, détégation permanente des organisations ra-diophoniques et de la presse régionale, dont L'Office a attiré l'attention du ministre le siège social est à Marseille et qui comp-



Par son Prin LE CONDENSATEUR T. F. S'IMPOSE

Le premier appareil cons truit avec commande cen trale à distance permettant l'entraînement simultane des éléments mobiles ou du subdiviseur seulement sans modifier la position de la

VENTE AU DETAIL dans toutes les bonnes maisons

VENTE EN GROS à nos magasins

Etablissements TAVERNIER, Frères, Constructeurs 71 ter, rue François-Arago Montreuil (Seine) R. C. S. 202,023-202,498 Chèques Postaux Paris 584-54 Téléphone : Diderot 22-92

te au nombre de ses adhérents la Chamte au nombre de ses adhérents la Chambre Syndicale des Radioélectriciens, la Société Provençale de T.S.F., les Amts de la T.S.F., le Radio-Club du Midi, le Radio-Club de Marseille, le Petit Marseillais, le Petit Provençal, le Radio-Club, a écrit au directeur de la Propagande de l'emprunt pour lui exprimer son étonnement que l'autorité compétente ait cru devoir employer, en vue de diffuser l'allocution prononcée le 11 novembre par le ministre des Finances, en fayeur de cet emprunt, un poste

le 11 novembre par le ministre des Finances, en faveur de cet emprunt, un poste radiophonique d'une puissance notamment insuffisante pour être entendu au delà de la région parisienne.

L'Union Provençale Radiophonique a insisté sur l'intérêt qui s'attache, torsqu'il s'agit d'une manifestation de propagande nationale, dont le résultat pratique est jonction de la portée-rayonnement du poste emetteur, à ce que cette manifestation puisse être entendue non seulement sur le territoire, mais encore dans tous les pays où ritoire, mais encore dans tous les pays où se pratique la radiophonie. »

Ensuite

"A la date du 9 novembre, le Radio-Club de la Côte-d'Azur, réuni en assemblée générale à Nice, a émis les vœux sui-

1º Que le gouvernement assure, par l'ap-plication du décret du 24 novembre 1923, le développement de la radio-diffusion fran-

caise;
2º Que, dans le plus bref délai possible, toutes les autorisations solent accordées dans le cadre dudit décret, conformédées dans le cadre du la cadre de ment aux dispositions établies à l'unani-

L'ETABLI DE MENAGE

(Breveté S. G. D. G.) franco 40 fr. France vous permet d'exécuter tous les travaux de me-nuiserie et serrurerie, s'adapte instantanément à toute table. Se case n'importe où. N'est pas encombrant.

Remplace l'ETABLI et l'ETAU Demandez notice A détaillée et gratis à A. ONIGKEIT, \$ \$\mathbb{Q}\$ quartier des Ors, ROMANS (Drôme)

mité par la commission interministérielle de T.S.F.;

3º Que le gouvernement, répondant aux vœux des six cent mille Français qui s'in-téressent à la T.S.F., favorise ainsi le dé-veloppement de la téléphonie sans fil fran-

caise;

4º Que la radiophonie française se développe librement et que tout monopole d'Etat, aussi bien que privé, en soit écarté comme étant une entrave à son libre es-

Non, Monsieur Tronchon, vous ne man-gerez pas la radio à la sauce... Robert. Jean le BORGNE,

(de la République des Aveugles)

Le (Q.S.T. Français) est en vente partout. Ne manquez pas de l'acheter.



9, rue du Cherche-Midi, Paris (6º)

Téléphone : Fleurus 23-81

Poste Idéal

de l'amateur

HORS

CONCOURS

AVANT VOS ACHATS!

consultez le catalogue de la plus importante Maison Française

d'ACCESSOIRES de PRECISION Grands choix aux meilleurs prix

EXTRAIT DU GATALOGUE Deux Accessoires bien compris:



RHÉOSTAT VERNIER

30 ohms, pour lampes RADIO MICRO ou une lampe ordinaire

VARIOMÈTRE pour longueur d'ondes de 150 à 500 mètres, conception mécanique parfaite sans disque ... support disque fr. support disque for m/m fr. PRIX : 11.50

Notre Catalogue est envoyé à toute-demande accompagnée de 0.75, adressée à

BONNEFONT CONSTRUCTEUR PARIS - 9, Rue Gassendi - PARIS



ESSAYEZ

LA LAMPE DISCUS

Assure une reception parfaite et très nette. Economie sur courant plaque. NOTICE SUR DEMANDE

Agence générale : A. BRIERY, 25, r. du Doyenné, LYON


On proteste ..

Nous sommes retombés dans les jours les plus sombres des mauvaises auditions de F. L. C'est lamentable d'entendre le poste « Officiel Français » envoyer au monde entier des auditions au cours desquelles il est impossible de distinguer la moindre parole. C'est une suite de sons inintelligi-bles semblant sortir d'une caverne réson-nante et mirlitonnante du plus déplorable

De grâce, pour l'honneur du nom Fran-cais, que si la Tour n'est pas capable de donner des auditions aussi nettes que les uonner des auditions aussi nettes que les grands postes que nous connaissons, qu'elle se taise. Car c'est un martyre, pour des Français dignes de ce nom, de se dire, en écoutant F. L. : « Les étrangers entendent cela! » Il peut se faire aussi que, dégoûtés, ils ne l'écoutent plus.

ETABLISSEMENTS

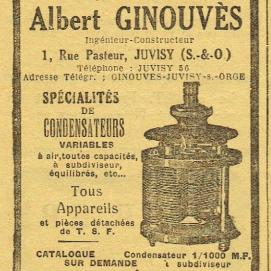Robert MOUQUET, Président du Radio-Club de Dieppe.



E A B DEPOSEE MARQUE

EXIGER CETTE MARQUE sur tous APPAREILS
Registre de Commerce CORBEIL. Nº 5.768
Fournisseur de l'Etat, de l'Etablissement
Radio-Télégraphie Militaire Français, de
Compagnies de Chemins de For, du Conservatoire Nationale des Arts et Métiers, du
Laboratoire Central d'Electricité, de l'Ecole
Supérieure d'Electricité.

Les cours gratuits commenceront le 1º décembre : consultez l'IN-TRANSIGEANT cette semaine.

UNE BATTERIE PEUT SUFFIRE



Pour avoir un bon poste de réception

il est nécessaire d'adopter une batterie de chauffage. Mais la régularité de tonctionnement d'un poste ne peut être parfaitement assurée que si, pour la tension de plaque, une deu-nième batterie spéciale y est adjointe-

L'Accumulateur

les garantira effectivement pendant un an contre tous vices de construction.


En vente chez les bons électriciens et aux adresses suivantes :

LYON: 106, rue de l'Hôtel-de-Ville NANCY: 21, boulevard Godefroy-de-Boufflon

Un montage pratique de super-génération à une lampe

Super-réaction, super-régénération ! Ces | Super-réaction, super-régénération ! Ces mots magiques ont fait tressaillir bien des sans-filistes... ét les ont aussi bien découragés. En effet, de la galène ou même de la détectrice à réaction à la super, il y a de la marge. Certains, même des néophytes de la radio, ont tiré de ces montages importés d'Outre-Atlantique des résultats merveilleux, mais par contre, la grande majorité s'est rebutée et professe pour ce genre de montages, qui certes pe pour ce genre de montages, qui certes ne le mérite pas, le dégoût le plus absolu. Ce n'est pas par la super qu'un débutant doit commencer son initiation à la T.S.F.

des sans-filistes savent que la super-régé-nération est un système de réception qui consiste par définition « à alimenter le cir-cuit plaque d'une lampe T.S.F détectrice ou amplificatrice, non pas par du courant continu comme on le fait d'ordinaire, mais à l'aide de courant à haute fréquence al-ternatif qui est engendré par le circuit os-cillant d'une autre lampe génératrice dont les courbes caractéristiques de fonctionnement sont étudiées d'une certaine façon, pour que le courant ainsi émis ait une longueur d'onde d'environ trente mille mètres ». Cela permet de « pousser » d'une

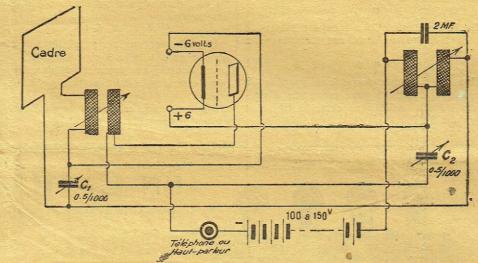

Si la complexité des appareils n'est qu'illusoire, il n'en est pas de même des rè-glages qui sont (nous insistons sur ce point) fort délicats. En principe il n'y a que des amateurs déjà très éclairés, qui reuvent s'exercer sur ces montages.

Cependant, à la rigueur, mais avec beau-coup de soins et de patience, l'amateur neut établir provisoirement un appareil simple, avec lequel il pourra s'essayer et se perfectionner dans la suite si le cœur lui en dit. Voilà un schéma de super-ré-génération facile à exécuter. La plupart

And a second control of the second control of

façon incroyable la réaction et de lui faire fournir un coefficient d'amplification for-midable. C'est une variante de ce procédé midable. C'est une variante de ce procede qui est représentée par la figure ci-dessous. Le fonctionnement et l'amplification en sont moindres, mais le prix de ce montage est peu coûteux si l'amateur possède déjà quelques accessoires de postes à lampes. Le matériel se réduit en effet à quatre nids d'abeilles, deux condensateurs variables et le lampe. bles, et la lampe.

Le cadre sera suspendu au moins à un mètre, au dessus de l'appareil. Le monta-

ge, même provisoire, sera propre et établi sur ébonite. Faire des connexions courtes et sans chevauchements. La tension pla-que peut être portée sans inconvénient jusqu'à 130 et même 150 volts. Facile à manier, ce récepteur donne à Paris, et dans sa banlieue immédiate, la plupart des émissions d'amateurs, les P. T. T., et quelquefois les Anglais, en haut parleur.

Ce montage a cependant un inconvênient, car le facteur d'amplification est ment, car le lacteur d'amplincation est inversement proportionnel au rapport de la lambda reçue et de la longueur d'onde locale du courant qui alimente le circuit plaque de la lampe réceptrice. On peut évidemment amplifier les ondes longues hormoniques leurs harmoniques.

Néanmoins, au dessus de 500 mètres de longueur d'onde, ce montage a un rendement médiocre, et une bonne détectrice à réaction vaut alors amplement ce système de super régénération.

P. ECKLE DE SASSELANGE.



émaillés de 20/100. Les bobines « Gamma » nº 5 sont fabriquées avec du fil composé de 4 brins émaillés de 15/100.

La nouvelle bobine nº 00 comporte une seule couche de 7 tours de fil composé de 6 brins émaillés de 20/100.

Elle permet de travailler sur toutes les fai bles longueurs d'ondes avec le rendement maximum. Sa Self est de 5 micro Henrys environ.

Bobine 00 : Montée : 12 frs.

Pour tous les Bobinages Haute Fréquence employer le fii divisé « GAMMA »

Métrage au kg environ	COMPOSITION du fil divisé « Gamma »	PRIX de la bobine de 250 gr.
• 640 mètres	6 brins de 20/100 émaillés 1 couche coton	13.65
780 mètres	4 brins de 20/100 émaillés 1 couche coton	. 14.95
1280 mètres	4 brins de 15/100 émaillés 1 couche coton	. 19.50

Etablissements "GAMMA", 16, rue Jacquemont, PARIS (17) Téléphone: MARCADET 31-22 R . C. Seine 213-631

= ETABLISSEMENTS G. L. B. =

400 FRANCS

0-119 modifié à 4 lampes, nu.......... 600 fr. Poste à galène complet, réclame...... 85 fr.



Louis A N 91.Bd Péreire Paris Envoi gratuit du catalogue sur dema Georges Lévy, construct, 148, fbg St-Martin-10° POSTES REINARTZ 20 m. à 20.000 lambda Décrits par 8 FX dans le No 78 de « L'Antenne » Réclame 1 détectrice et 2 BF, nu sans Gamma

EMISSION

English English Chilin Chilinin Chilinin Chilin

(国际的) 机石油管理

Chez BEAUSOLEIL 4, rue de Turenne 9, rue Charles-V

PARIS (4°) at-Paul R. C. S. 14.385 Métro Saint-Paul RECLAME DE LA SEMAINE

Casque deux écouteurs réglables Catalogue 0 fr. 50

L'heure d'écoute à un centime

La plupart des lecteurs de l'Antenne sautont adapter pratiquement les piles Le-tlanché au chauffage de leurs lampes mitro. Mais, pour quelques-uns, les débutants et les sans-filistes à venir, je me permettrai de donner quelques conseils. Il vaut toujours mieux connaître tout de suite le bon

D'abord, se procurer six piles complètes, ilu plus grand molèle (6 vases de verre, 6 zincs circulaires amalgamés, 6 agglomérés-sacs de bonne qualité). Trois piles en tension seront très suffisantes pour fournir, tur un poste à quatre lampes micro, un chauffage convenable. Avoir soin d'inter-faler une résistance spéciale pour régler le chauffage. Ces résistances se trouvent maintenant chez tous les fournisseurs de

Ces trois piles donneront, sur quatre mi-ero, de 35 à 70 heures d'écoute parfaite suivant leur capacité. Cette capacité dépend ne la qualité des blocs dépolarisants et de leur poids. La durée de l'écoute sera pro-portionnellement augmentée si nous avons moins de lampes, ce qui diminue d'autant le prix de l'heure d'écoute. Au bout de ce temps, les poreux ne sont pas totalement épuisés, les piles donneront encore 1 volt 1. Ch n'ajoutera pas d'élément pour parfaire le voltage, comme on le fait d'ordinaire. Il vaut beaucoup mieux les enlever et mettre à leur place les trois poreux en réserve. sans changer le sel ammoniac, qui peut servir deux fois. Les poreux que nous servir deux lois. Les poreux que nous avons enlevés ne seront pas salis, car ils n'auront pas été trop poussés, et nous évitons, par cela même, la formation des sels grimpants. Ils seront donc tout prêts pour la régénération, et il n'y aura qu'à opérer comme je l'ai indiqué sommairement dans le numéro 86 de l'Antenne. Pour rette opération, on se servira des trois bacs réservés. un pour chaque bloc. On hura soin de bien laver les bacs après chaque hain. Les noreux régénérés, deviennent à leur tour la réserve, et ainsi de suite. On a. de cette manière, un très bon chauffage par des éléments toujours nenfs,

Que peut-on demander de mieux ? Je dois ajouter que les petites piles de tension plaque se traitent exactement de la même façon et fonctionnent à merveille sur tout voltage. Elles donnent la tension plaque idéale, car la régénération permet de ne pas attendre lamentablement leur

et jamais de sels grimpants. Le maximum

d'intensité et de netteté pour un centime de l'heure sur un poste à quatre lampes.

dernier soupir!

Quelques mots, maintenant, sur la pré-

paration des bains de régénération.

Le carbonate de soude est, tout simplement, ce que nos ménagères appellent des a cristaux n. Inutile de métendre sur ce produit commun, que fout le monde con-

Nids d'abeilles Duolatéral "INTÉGRA"

LES MEILLEURES AU MEILLEUR PRIX

EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS DE T. S. F. DE PERCY, constructeur, 6, rue Jules-Simon, BOULOGNE-SUR-SEINE

naît. Mais l'acide sulfurique n'est pas, que je sache, dans toutes les maisons, et il est moins bien connu dans nos petites villes et villages, et c'est pour eux que j'écris ces lignes. C'est un liquide corrosif qu'il est ben de tenir hors de la portée des « touche à tout » et de loger, avec le sel ammoniac, dans un endroit spécial et sous clef. Mais il ne faut rien exagérer, car ces précautions seules sont à prendre. Pour préparer le bain d'acide, il faut verser dans le récipient d'abord l'eau, et ensuite la quantité d'acide. Ne jamais faire le contraire, car la réaction produite par l'eau versée sur

l'acide est dangereuse.

Quant au sel armoniac, il est tout indiqué que, comme le carbonate de soude, ce n'est pas du sel de cuisine et que, pour éviter une méprise, il faut le mettre également à l'abri. Le sel ammoniac est un produit de l'abri. duit vénéneux.

Ce que je viens d'exposer n'étonnera nul-

lement les sans-filistes avertis, qui sont très familiarisés avec ces produits. Cette chimie d'amateur ne peut être dangereuse que si elle est opérée par des mains très maladroites.

Et, maintenant, que les fabricants de piles Leclanché veuillent bien nous donner des blocs-poreux de deux kilos, spéciale-ment soignés, pour la T.S.F.. Bonne dépolarisation, longue durée. Les piles que j'ai employées jusqu'à présent ne sont que des piles ordinaires pour sonneries, et m'ont donné de bons résultats. Mais il y a mieux.

Il faut toujours chercher le mieux ce qui, en T.S.F., équivaut à moins de dépenses. Ainsi, la téléphonie sans fil pourra, grâce à notre bonne vieille pile Leclanché, péné-trer jusque dans nos plus humbles ha-

H. TURPIN. Cancale.

La soudure à l'arc du plomb

Dans un article précédent, nous avons déjà parlé de la construction de batteries Haute tension à formation naturelle et suivant le procédé Planté, nous avons dit quelques mots sur la constitution de batteries à formation artificielle à l'aide de plaques positives et négatives provenant d'accumulateurs d'auto usagés.

Nous avons résolu la question primordiale de la soudure plomb-sur-plomb sans avoir recours au fer à souder qui est une méthode longue et dangereuse pour le fer lui-même.

Mais décrivons les différentes opéra-

Les bacs utilisés peuvent être quelcondes pacs utilises peuvent etre quelconques; nous nous servons de flacons dits Mexicains ou ronds de 125 à 150 c. c. coupés au chalumeau ou au bec Bungen—voire à un réchaud à gaz—ou de simples pots à pommade. Toutefois, les bacs carrés ou plats sont de beaucoup préférables à cause de la capacité plus forte qu'ils permettent d'obtenir sous un volume plus faible faible

La dimension des plaques à employer étant déterminée, on se rendra acquéreur pour une somme modique (5 à 10 fr.) d'une batterie d'auto usagée 6 volts 60 A.H. Cette batterie sera démontée (les bacs, s'ils sont en ébonite, peuvent être découpés, les mor-ceaux soigneusement lavés et passés à une solution de carbonate de soude constituent d'excellents petits « tibias »), les plaques négatives et positives sont sciées de leurs supports, lavées avec soin et mises à sé-

Il est fort rare qu'elles soient sulfatées, seules les positives manquent parfois un peu de consistance. On procédera au sciage à l'aide d'une scie à découper fine, une lame de scie revenant à 0 fr. 10 ou 0 fr. 15, nous fournit environ 10 plaques avant de casser. Si les positives sont bien sèches et si l'opération se fait avec soin, on aura très peu de déchet. (Une batterie 6 volts 60 A.H. fournit deux batteries de 40 volts.)


Nous ne parlons pas du découpage des négatives qui ne souffre aucune difficulté.

Les plaques convenablement découpées sont décapées à la lime à l'endroit de la

soudure, cette dernière s'effectuant sur le support même, il importe que le plomb fende franchement à cet endroit.

Nous parlerons tout d'abord de la soudure à l'aide du secteur 110 volts continu.

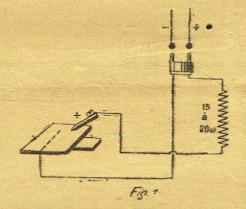Le matériel est des plus rudimentaires :
4 à 5 mètres de ferro-nickel 5 wau mètre enroulés en boudin sur quelques taquets isolants, une prise de courant et un char isolants, une prise de courant et un charbon de pile de lampe de poche le constituent. D'ailleurs, la fig. 1 est assez explicite au sujet du montage.



Il importe d'avoir le positif connecté au charbon convenablement taillé en pointe ; d'ailleurs on inversera la fiche de façon à amorcer un arc « mou » et non crépitant.

On juxtaposera ou l'on mettra bout à bout les deux pièces à souder, on frottera légérement avec une bougie et on déposera un morceau de plomb pur que l'on fondra à l'arc ; les trois pièces étant rapidement liquénées, on retire aussitôt le charbon et la soudure est faite.

Il est indispensable de se protéger les yeux à l'aide de lunettes noires très foncées ; le travail est rendu beaucoup plus facile, car on fait l'opération sans être ébloui et sans danger pour la vue. On doit le moins possible absorber les vapeurs de plomb qui peuvent occasionner des coliques qui, sans être dangereuses, sont as-sez désagréables... surtout à l'heure de

L'opération est très rapide : une demiheure suffit pour faire les quelques 22 sou-

PLUS D'ANTENNES

« L'ANTINUS », breveté S. G. D. G., remplace les antennes par les 2 fils du secteur électrique dans un rayon de 2.000 kilomètres, réception en H.P. de toutes longueurs d'ondes (nom-breuses références en tous pays), sur galène aussi blen que sur lampes, PRIX SPECIAL

pour les lecteurs de « L'Antenne » :

10 FRANCS

Tous renseignements techniques contre timbre de 0 fr. 25 à M. LEROY, 34, rue des Faillettes, à ERMONT (Seine-et-Oise).

Chez tous les bons revendeurs

dures d'une batterie de 40 volts ; elle se fait avec une inconcevable facilité, même pour une personne non exercée. Nous soudons couramment bout à bout des fils de 30/10 sans aucun-« loup ».

A titre d'indication, les lames constituant nos batteries ont 50×70 m/ms environ; elles sont réunics par une barrette de plomb de 10×40×1 m/m. On a ainsi des soudures d'une robustesse à toute épreuve, ne craignant pas le contact de l'acide.

La soudure à l'aide du secteur alternatif est un peu plus déileate, mais ferigable. Le procédé est identiquement le même, mais le courant doit être de 20 ampères sous 15 à 20 volts (auto transformateur Feuix 18 volts). L'arc est plutôt formé par une infinité de pointes de feu qu'il im-porte de bien utiliser.

On peut aussi se servir d'accumulateurs d'une tension de 6 à 12 volts.

Malheureusement, le débit énorme d'intensité nécessaire ne se produit qu'au dépens de la vie des éléments si l'on ne possède pas des 200 à 300 A.H.

Les barrettes réunissant les plaques sont badigeonnées de coaltar et si les cols des bacs sont paraffinés et si le liquide est recouvert d'une couche d'huile, de vaseline ou de pétrole, la décharge est très lente. Une recharge tous les mois suffit ample-

Ajoutons pour terminer que la soudure avec le continu peut se faire avantageuse-ment en se servant comme résistance d'un radiateur électrique, voire d'un fer à re-passer, l'intensité demandée n'étant que de 2 à 4 ampères.

Nous pouvons assurer d'avance un suc-cès complet ; 10 batteries déjà en service depuis un certain temps ne cessent de nous donner entière satisfaction.

A. PLANES-PY, De la S.F.E.T.S.F., Secrétaire de la S.L. de T.S.F.

Concours de la lampe M. S.

Trois sans filistes, tous sujets français, tendirent sans façon une antenne trifilaire

rous savaient forcement qu'il fallait de mander une autorisation au très sage financier, leur propriétaire, qui très stupidement frémissait devant la crainte du tonnerre si

frémissait devant la crainte du tonnerre si fréquent dans la région.

Tous sitôt furent forcés de la retirer, et depuis la T. S. F. resta muette jusqu'au jour où l'un d'entre eux se procura un poste Biondulaire M. S., muni de lampes régénérées, et, sans antenne, prit les concerts à 200 kiloinètres de distance en hautparler par simple prise de terre.

La phrase ainsi reconstituée a été retrouvée par un certain nombre de lecteurs et d'abonnés de l'Antenne:

« La loi nous interdit d'effectuer un firage au sort ou de faire une répartition où le hasard entrerait en ligne de compte. »

le hasard entrerait en ligne de compte.

Parmi ceux qui ont répondu juste à la phrase du concours, nous offrons, par conséquent, à ceux qui retrouveront dans le texte au moins 7 T. S. F. nettement répondus. de Jeur régénérer gratuitement lampes qu'ils auront à nous envoyer, en

rappelant la date de leur réponse.
Ceux qui ont treuvé 8 T. S. F. exacts auront droit à 3 lampes régénérées.
Les quelques-uns qui ont treuvé le texte complet récevrent un poste Simplex à galène ou 5 lampes régénérées à leur choix.
La lampe M. S., 9, boulevard Rochechouart, profit de l'annonce du résultat de concentration par le la lambe de l'annonce du résultat de concentrations par la lambe les sains l

son concours pour rap eler à tous les sans filistes qu'elle est la seule maison de lam-pes de T. S. F. ayant réussi à régénérer des lampes et à les rendre meilleures que des lampes neuves.

Elle leur rappelle aussi qu'il vaut mieux se servir, dans la mesure du possible, de l'anciene ampoule, car le vide d'une lampe dont la plaque et la grille n'ont pas été touchées, sera certainement meilleur, et c'est une erreur de déclarer qu'il vaut mieux changes l'argement

mieux changer l'ampoule, Que les lecteurs de l'Antenne songent aux milliers d'amaleurs qui actuellement ont comparé nos lampes régénérées avec celles des autres fabrications ; ils se rendront

compte que le procédé de nos lampes M. S. permet, pour les lampes courantes et Radio miero, des résultals que ne connaîtront jamais ceux qui emploient soit des lampes neuves, soit des lampes réparées d'une autre façon.

Les Etablissements RADIO-LAFAYETTE SARTONY, Directour

35, RUE LAFAYETTE (angle rue Lassiste), PARIS-Opéra. - Téléph.: Trudaine 61-25 Vous présentent la nouveauté du Salon de T. S. F. :

Un poste sans self, sans bouts morts, sans changements de bobines.

avec le

permettarit les montages autodyne, détectrice à réaction avec antenne Reinartz, apériodique, Flewelling.



Résonance: par HF, antenne apériodique, couplage HF à réaction, détectrice à réaction

sur HF.

Emission, elc...

Le plus grand choix de plèces détachées françaises et étrangères. — Catalogue général illustré A.I., f° 0 fr. 75

NOTRE COURRIER

 → RD. 031. — Lefebvre, Versailles.
 R. — Augmentez la tension de la batterie de plaque jusqu'à 120 volts.

→ RD. 632. — Bouillot Jules, Montereau. R. — Il est bien préférable d'acheter ces appareils tout faits chez n'importe quel fournisseur d'appareils qui pourra vous les fournir sur commande.

→ RD. 033. — Juet Martial, Langeais, R. — Le fait s'est déjà produit, mais nous serions toutefois heureux de connaître votre montage.

 → RD. 034. — Georges Leblay, Paris.
 R. — Vous pouvez essayer de monter 5 fils de 5 mètres, mais nous ne pouvons vous garan-tir le résultat. Employez du fil de cuivre de 15/10.

**RD. 035. — Oscar Pirson, Roubaix.

R. — 1° Les écouteurs doivent être montés en série et non en parallèle. 2° Si vous augmentez la tension plaque, il faut aussi augmenter le chauffage et, de ce fait, la durée de la lampe est réduite. Il est très utile dans ce cas de porter la grille à un potentiel négatif à l'aide d'une source auxiliaire dont le voltage est à déterminer. 3° Ce système est bon pour remplacer le transfo de sortie, mais la self est aussi difficile à construire que ce dernier et revient aussi cher. à construire que ce dernier et revient aussi chec. Comme il faut en plus 2 condensateurs, il est préférable d'utiliser le transformateur. 4° Oui, le résultat est aussi bon, puisque ce transfo a pour but de ramener les résistances des circuits dans le rapport voulu, 5° Ces lampes sont vendues 85 francs.

RD. 036. — Uzan, Paris.
R. — 1º Le bruit provient très probablement d'un moteur voisin de votre poste et qui ne tourne que pendant les heures que vous indiquez. 2º La chose est normale et votre accu ne reprendra que peu à peu sa capacité habituelle.

→ RD. 037. — Theillet, Colomb-Bechar. R.— Le montage signalé vous donnera satis-faction. Le condensateur shunté doit avoir 5 mégohms et 0,45/1000 de microfarad. Le nom-bre des spires est à déterminer pratiquement.

+ RD, 038, - Pierre Leveau, Auchel. R. — Essayez de placer un condensateur variable de 0,5/1000 en série entre l'antenne et la borne antenne de votre poste.

→ RD. 039. — André Charpantier, Breteuil.
 R. — Supprimez antenne et terre, mettez un

AMATEURS de PROVINCE

Tous les Accessoires - Prix de Paris Expédition par retour du courrier Caralogue sur demance H. SMSITH, 49, rue de Lévis, 17° llenseign gratuit pour montage R.C.S. 226.665

condensateur variable en dérivation sur la par-tie de self utilisée, si ce n'est déjà fait. Reliez au +80 l'extrémité qui était précédemment reliée

à la terre et à la plaque d'une lampe celle qui allait à l'antenne (curseur). La grille de cette lampe sera branchée à l'antenne et à l'extré-mité d'une autre bobine d'accord dont la deuxiè-

me extrémité sera branchée à la terre et au -4. Le filament est à relier en parallèle sur les autres. Complétez l'accord par un condensateur variable mis en série ou en parallèle dans l'antenne.

l'angle qu'elle fait avec la ligne, soit de 90 degres.

- Robert Martin, à Auxerre.

F. 7.4. — Robert Martin, à Auxerre.
R. — Article sur le redressement par arc à vapeur de mercure en préparation. Paraîtra dans le « Q.S.T. Français ». Il faut savoir que la chute de tension dans une lampe à vapeur de mercure est de 14 volts, quelle que soit la tension aux bornes de la lampe. Le rendement est donc lamentable pour la recharge d'accus de 4 volts. Ce rendement devient meilleur vers 80 volts; il est parfait à 1.000 volts (alimentation de postes d'émission).

F. 755 — RK. Nogent

tion de postes d'émission).

F. 775. — BK, Nogent.

R. — La capacité résiduelle d'un condensateur est la capacité que présente ce condensateur lorsque les lames mobiles sont entièrement sorties des lames fixes. Cette capacité résiduelle dépend de la construction de chaque condensateur, du nombre des lames, etc.

On dit qu'un couplage entre deux bobines est serré lorsque ces deux bobines sont très rapprochées l'une de l'autre. Dans le cas contraire, on est en présence d'un couplage làche.

On dit qu'un poste se trouve sur une grande plage d'un condensateur variable lorsque, par suite d'un amortissement trop fort d'un circuit

suite d'un amortissement trop fort d'un circuit oscillant, il trouve un poste sur plusieurs de-grés du disque du condensateur. N'avons pas compris votre dernière question.

4713.

F. 776. — 4713.

R. — Le Reinartz que M. Sydney Thomson a appelé le « Reinartz deuxième manière » (« Q.S.T. », numero 2) dans son étude sur l'évolution du montage Reinartz donne de très bons résultats sur ondes comprises entre 50 et 500 mètres. Au delà autant employer une simple détectrice à réaction. Vous ne nous parlez pas de voire antenne. de votre antenne.

de votre antenne,

* F. 777. — V. Janssens, à Bruxelles.

R. — Vous pourriez essayer de monter le poste détectrice à réaction conseillé par Grid Leak dans les numéros 83 et 85 de « L'Antenne ».

Ge montage se rapproche d'ailleurs beaucoup de celui que vous a conseillé votre fournisseur.

Vous pouvez shunter par un condensateur fixe votre batterie plaque. Dans ce but, au lieu de placer aux bornes du casque votre condensateur de 2/1000, placez-le à la fois sur le casque et sur la batterie,

+ F. 778. — André Herny, à Paris. R. — Votre mésaventure est normale. Le montage auquel vous vous êtes attelé est d'une mise au point délicate et hypothétique. Il faudrait

Pour votre transformateur de 4 volts que vous desirez utiliser pour la recharge d'un accu de 4 volts que vous désirez utiliser pour la recharge d'un accu de 4 volts 60 AH, il ne faut pas ou-blier de redresser. Il y a donc une chute de ten-sion à considérer dans votre dispositif redres-seur. Remarque : lorsque vous avez deux élé-ments d'accus donnant 4 volts 60 AH, si vous les dédoublez, vous avez deux éléments de 2 volts 60 amp. heure et non deux volts trente amp. heure.

F. 786. — C. Roselle, à Iwuy.
R. — Il est parfaitement normal de recharger deux éléments d'accu placés en série : + de l'un au - de l'autre. Vous pouvez y aller sans

F. 787. — J. Civiel, à Houdan, R. — Le « Q.S.T. » numéro 2 donne la ma-nière de construire le C 119. Le « Q.S.T. » numéro 8 donne la manière de construire le C 119 bis.

+ F. 788. - Henri, à Moulins.

R. — On observe souvent sur les petites ondes la nécessité dans laquelle on se trouve d'inverser les connexions sur la bobine de self de réaction (circuit plaque de la lampe détectrice). Il semble y avoir une induction entre vos transformateurs BF. Il faut savoir également que ces hurlements proviennent souvent d'une augmentation de la resistance intérieure de la batterie plaque (hatterie de plaque tron vioille) batterie plaque (batterie de plaque trop vieille). Il est aussi difficile d'éliminer un harmonique gênant qu'une onde fondamentale.

→ E. 780 -- L. Bourgeois, à Lyon.
R. - Puisque vous étes.

R. — Puisque vous êtes en train de monter une détectrice à réaction, nous vous conseillons vivement de consulter l'article signé Grid Leak qui a été donné dans les numéros 83 et 85 de L'Antenne ». Les condensateurs ont respectivement 0,5/1000

à l'accord, 2/1000 au shunt du casque, 0,1/1000 dans la grille.

dans la grille.

La descente d'antenne ne doit être isolée que lorsque vous êtes contraint de passer au travers d'un mur. Cette descente doit toujours être aussi éloignée que possible des murs, gouttières, arbres, etc.

Pour la plaque, vous pouvez prendre des piles de poche soudées bout à bout. Pour la lampe à faible consommation, prenez des piles gente Leclanché pour le filament.

Les renseignements que nous donnons par la voie du journal sont aussi précis que ceux que

voie du journal sont aussi précis que ceux que

sons cette impression aux initiatives particulières. Faites-vous une carte originale.

lières. Faites-vous une carte originale...

F. 798. — Taffoureau, à Courbevoie.
R. — Il nous serait difficile de vous donner de plus grandes précisions sur la super-réaction que celles qui ont été données dans les numéros 1 et 2 du « Q.S.T. ». La super-réaction est un très bon montage qui demande seulement une grande habileté de la part de l'opérateur qui désire en tirer le maximum de rendement.

F. 799. — Ory, à Montreuil-sous-Bois.
R. — Le poste que vous avez entendu est la station anglaise de Chelmsford qui travaille sur 1.600 mètres. Nous vous conseillons vivement de monter une détectrice à réaction telle qu'elle a été décrite dans les numéros 83 et 85 de « L'Antenne ». Du moment que vous avez l'intention bien ferme de monter une lampe HF et une BF commencez donc par détecter sur et une BF, commencez donc par détecter sur lampe.

→ F. 800. — Lucien, Hôpital Beaujon, à Paris. R. — Sur galène et dans Paris, il ne faut pas compter recevoir des postes lointains sur sim-ple galène. Il faut, pour entendre plus fort, am-plifier en basse fréquence.

F. 801. — A. Audois, à Stains.
R. — La cause de la faiblesse de vos auditions est simple à trouver : la détection par galène n'a jamais eu une réputation de sensibilité bien remarquable, Montez une détectrice à réaction.
N'oubliez pas que l'émission des P.T.T. est faible

**F. 802. — C. Thiallier, à Clermont-Ferrand.
R. — Nous vous conseillons en toute sincérité
de monter un C 119 bis (« Antenne », numéros 73, 74, 75, ou « Q.S.T. Français », numéro 8).
Nous ne croyons pas qu'un haut-parleur de
ce prix puisse donner quelque chose de bon.
Difficile de garantir une absence totale de bourdonnement sur alternatif, du moment que vous détectez sur lampe,

→ F. 803. — Henry Langlois, à Sèvres.
R. — Pour avoir de bonnes réceptions sur cadre et si vous ne craignez pas un réglage un peu délicat, montez devant la détectrice à réaction deux HF à résonance montées comme le G 149. Le tout suivi de 2 BF à transformateurs. Ce poste à cinq lampes donne de beaux résultats une fois que l'on a pris l'habitude de le régler. regler,

→ F. 804. — F. Mourot, à Alençon.

R. — Montez le poste à deux ou quatre lampes dont la description a été donnée dans le « Q.S.T. Français », numéro 8.

→ F. 805. — André, Vaucluse,
R. — Avec la splendide antenne dont vous disposez, vous pouvez avoir l'ambition de recevoir Radio-Paris avec un défecteur à galène.

*F. 806. — Caserne Lamothe, à Lyon.

R. — Evidemment; mais lorsque la Doua passe sur alternateurs, les correspondants la reçoivent avec peine et la prient de repasser

sur arc.

→ F. 807. — A. Porrot, à Chalon-sur-Saône. R. — Il faudrait une batterie tampon de plus forte capacité et un filtre ne ferait dans tous les cas pas de mal.

→ F. 808. -- Bourgeois, à Paris.

R. -- Pour comparaison entre C 119 et C 119 bis, voyez dans le Courrier du numéro 85 la réponse F. 671.

+ F. 809. - Un sans-filiste ennuyé.

R. — Pour réception des petites ondes, mon-tez le Reinartz deuxième manière décrit par M. Sydney Thomson dans le numéro 2 du Q.S.T. Français ».

+ F. 810. - Docteur Giraud, dans le Cher. F. 810. — Docteur Graud, dans le Cher. R. — Il n'y a pas sur le marché français de lampes spécialement détectrices, ni de lampes spécialement amplificatrices. Dans un lot de lampes, il y en a certaines qui détectent mieux qu'elles n'amplifient, et vice versa. C'est une série d'essais à faire. Nous pensons avoir gagné le lanin blane que nous attendons avec la plus le lanin blane que nous attendons avec la plus le lapin blanc que nous attendons avec la plus

F. 811. — André Bunlon, à Pavilly.
R. — Pour la réception des petites ondes, deux fils de 25 suffiraient bien. Prenez un Reinartz pour ondes entre 50 et 500 mètres.

→ F. 812. — A. Vineuse, au « Matin ».
R. — Il a été répondu à votre lettre et les schémas vous ont été retournés.

→ F. 813. — André Coulon, à Montpellier. OKP est le poste de Khely qui travaille

sur 1.400 et 2.500 mètres.

FOM es tle poste de bord du « Saint-Michel » (300 et 600 mètres). GLA est le poste anglais de Ongar travaillant

sur 2.500 mètres.

PCH est la station hollandaise de Scheveningue sur 1.600 mètres.

Ne jamais dépasser sur les filaments la ten-

sion indiquée par le constructeur. Ce que vous avez observé sur voire haut-par-

feur, prouve qu'il ne vaut pas grand'chose.

Pour augmenter sensibilité, ajouter un étage
HF à résonance, si vous vous sentez le courage
de règler un poste assez compliqué.

Rien à faire conter sifflements des voisins, si

ce n'est agir contre les opérateurs eux-mêmes



vive impatience.

GALENE absolument naturelle, pro-

venant d'un gisement ex-ceptionnel et sélectionnée par les méthodes les plus perfectionnées. Tous les morceaux sont garantis morceaux son ultra-sensibles.

Compagnie des GALENES SÉLECTIONNÉES 12, place Vendême, PARIS GROS — DEMI-UROS — DETAIJ.

LOUIS QUANTILI, 18, rue Sedaine, Paris (XI) (METRO : BREGUET)

SABIN, BASTILLE						
Amateurs, visitez nous! Toujours de la nouveauté à des prix incomparables, Jugez quelques articles						
Condensateurs variables à	Ebonite en planche de	vre nu, le mêtre 0 10				
air 1/1000, dep. 25,95,	50×50 ou 80×60, épaiss.	Fil d'antenne tres le m. 0 30				
28 fr 36 *	de 3 à 8 millim, le kilo 20 m	- de descente isole dep. 0 40				
0,5/1000, dep. 23, 24 fr. 26 "	toutes autres dimen-	- caoutchouté 1 »				
Vernier subdiviseur						
	sions de coupe, le kile. 25 "	Ecouteurs et casques des				
1/1000 depuis 40, 45 fr. 50 "	Douilles de lampe par cent,	meilleures marques				
0,5/1000 depuis 35 fr.,	23 fr.; la pièce, 0 fr. 30. Trois	sans majorat, de prix,				
40, 45 fr 50 »	modèles différents, compris	Ecouteurs 2.000 ohms, de-				
Demandez la marque	une rondelle et deux écrous.	puis 18 20, 22, 25 fr. 28 *				
Spirex diélectrique, mi-	Poste à galène, depuis	Casques 2.000 ohms, de-				
ca et étain 1/1000, 20 et 22 »	50 fr., 60 fr 70 »	puis 35, 40, 50 fr 55 »				
0,5/100015 fr. et 17 »	Poste à galène Rad,-Jour 180 »	Consultez-nous avant d'acheter				
Condensateur variable p.	Bras de détecteur, avec					
- liaison :	cuvette 2 50	Transformateur BF, mar-				
le B 4 »		que L. Q. rapport 1/3-				
	Cuvette 1 »	1/5, garanti 25 »				
le Ch 9 *	Détecteur sr ébonite dep. 4 »	Grand choix d'occasions				
C 6 1/1000 15 "	6, 8, 10 12 »	en magasin				
Radio Jour 1/1000 24 n	Chantecler 23 »	Galettes nids d'abcilles				
Condensateurs fixes de	Exentro 24 »	Carton nu et enroulé de 'ous				
toutes capacités et de	Compensateur B 26 »	diamètres. Fils émail sur coton				
toutes marques, depuis	Bobines d'induction oc-	R. C. Seine 178.973				
1 fr., 1 fr. 25 et 1 50	casion 1 25	Galène GR. (Mado-Cristal				
Condensateurs fixes ébo-	Porcelaines nour Anten-					
nite matières moulées	ne dep. 0 fr. 10, 0 fr. 20 0 25	B) L. Q. à 2 fr., 3 fr. 3 50				
depuis 3 75	Œufs depuis 0 fr. 40 et 0 50	Décolletage, prix réduits				
Plaques fixes et mobiles		Supports de lampe. Rhéostats				
	Combinés de téléphone,	Manettes, Accessoires divers				
p. le montage de cond.	occasion 12 »	Expédition minimum 25 francs				
depuis 0 fr. 20, 0 fr.30 0 40	Micro 2 »	Catalogue 0 fr. 25				
Supports rhéostats « Mo-	Aimant, depuis 1 »	Ouvert tous les jours de 7 à 20 h				
	Fil d'antenne 10/10 cui-	Dimanche de 8 h à midi				
DECEMBER OF THE PARTY OF THE PA						

+ F. 769. — Méténier, à Clermont-Ferrand.

R. — Prenez un seul brin de 40 mètres. La mise à la terre de l'extrémité de l'antenne donne une élimination des parasites dans certains cas; essayez et voyez. L'élimination des parasites est délicate; il faut, en général, éviter le plus possible dans ce but les BF à transformateurs. On peut très bien utiliser l'alternatif pour la tension plaque; on redresse et on filtre. On reçoit fort bien les ondes de 30 mètres avec un C 419 bis.

→ F. 770. — Stéphane, à Bruxelles.
 R. — Montez le C 119 bis.

→ F. 771. — W. de Mehnetzky, à Bras-d'Asse.
R. — Il semble bien que vous avez entendu
un poste d'amateur australien transmettant en
plaine, Cependant il faudrait confirmation. Reprenez l'éccute La réception dans les BassesAlpes semble très bonne.

→ F. 772. — Jean de Bruyn, à Etterbeck-

Bruxelles.
R. — Vous trouverez moyen d'ajouter une HF
à self apériodique dans les numéros 77 et 79 de

→ F. 773. — Jean Belin, à Champdâtre. R. — Vous avez sans doute entendu les si-gnaux de Bordeaux LY. Pas grand'chose à faire pour éliminer ronflement du secteur. Essayez de modifier votre antenne de telle sorte que

186744546885548888888888888888888888 NATIONAL-RADIC

construit les postes les meilleurs et les plus simples

SPÉCTALITÉ DE MONTAGES pour longue distance

C-119 STANDARD : 600 francs

Son type « Transat » détient les records pour toutes réceptions à toutes distances

Ateliers: 18, rue de Passy, PARIS-16º

tout simplement monter une détectrice à réac-

- Hermeur, Paramé R.—Les résultats que vous obtenez sont normaux. FL a comme longueur d'onde 2.600 mètres, Radio-Paris 1.700 et Chelmsford 1.600. Montez une détectrice à réaction à la place de votre galène.

→ F. 780. — A. Collet, à Niort. R. — Il s'agit de la pile Wyleif dont vous verrez la publicité dans les derniers numéros de « L'Antenne ».

Chabannier, au Mas Thibert. R.— Le montage superhétérodyne recevant d'ordinaire sur cadre est moins sensible aux parasites qu'un montage ordinaire sur antenne.

Trouverez description d'un poste super-hétérodyne dans le numéro 45 de « L'Antenne ».

Etude a paru également dans le « Q.S.T. Fran-

+ F. 782. — A. Dumas, à Colombes. R. — Le poste en question est tout simplement une détectrice à réaction classique. Vous en trouverez la description dans les numéros 83

◆ F. 783.B. — Por F. Delaruelle, à Charenton. - Pour recevoir la bande 100 m.-450 m., vous pouvez vous contenter avec un condensateur de 0.5/1000 de Mf. de prendre les bobina-ges suivantes : 8, 12, 18, 25, 35, 50 tours; bobinages à une seule couche sur carton de 8 cm. de diamètre. Fil de 12/10 pour 8 et 12 tours, 6/10 pour les autres.

→ F. 784. — C. Chopin, à Paris.
 R. — Difficile de faire paraître votre lettre en Tribune Libre. Vous ne savez pas si M. G. a reçu votre lettre.

→ F. 785. — Jean Hoeben, à Braine-l'Alleud. R. — Pour savoir la résistance que doit présenter le rhéostat que vous désirez disposer sur le primaire de votre transformateur, il faudrait vous adresser au fabricant dudit transformanous envoyons dans des cas très spéciaux directement aux amateurs.

F. 790. — R. A., Paris. — R. — Article paru sur la question dans le numéro 79 de « L'Antenne ».

→ F. 791. — Grux Maurice, Saint-Louis.
R. — Onde propre environ 450 mètres. Difficile de vous dire self et capacite.

Paires descente d'entenne au milieu si ce noint

cile de vous dire seit et capacite.

Faites descente d'antenne au milieu si ce point est plus voisin du poste récepteur que l'une des extrémités. Soignez particulièrement l'isolement au passage de la descente à travers le toit.

Le verre est un excellent isolant. Soudez partout où vous réunirez deux fils ensemble.

- A. Meylan, à Genève.

- Trouverez réponse à toutes vos questions dans l'article intitulé « Réception sur cadre paru dans le numéro 77 et le numéro 79 de " L'Antenne ».

◆ F. 793. — Jean de Boulay.
 R. — Voyez au Fil Isolé, 76, rue Lecourbe,

à Paris. F. 794. — Joseph Scaux, Gilly-Bart-Allet.
R. — Voici l'adresse de la Maison Ferrix que vous nous demandez : 64, rue Saint-André des-

Epaisseur entre 5/10 de mm, et 10/10 de mm.

F. 795. — Cantelon, à Paris (45°).
R. — La détectrice à réaction est insuffisante pour recevoir convenablement sur cadre. Il faut absolument dans ce cas de la haute fréquence. Prenez un montage genre C 119 (numéros 77 et 79 de « L'Antenne »).

F. 796. — L. Renoux, à Albi.
R. — Vous pourriez faire précéder le C 149
d'en étage HF apériodique de la manière qui
a été donnée par M. Berché dans le numéro 79
de « L'Antenne ». Avec cinq lampes, vous
aurez sûrement du haut parleur.

+ F. 797. -- RO 49, à Reims.

R. -- Nous avons abandonné pour le moment
l'idée de l'impression de cartes QST pour amateurs munis d'un indicatif en « R », Nous &

Demandez la

GALÈNE "CRYSTAL B"

à votre fournisseur EN VENTE PARTOUT

Conditions de vente à UNIS-RADIO 28, rue Saint-Lazare, Paris (9')

avec une... intensité dont nous laissons le dosage votre discrétion.

→ F. 814. — M. Vacquer, à Perpignan. R. — Vous auriez intérêt à monter le poste à quatre lampes qui est conseillé dans le nu-méro 8 du « Q.S.T. Français », page 41.

→ F. 815. — A. Roblin, à Versailles.

R. — Le C 119 bis peut très bien être alimenté sur alternatif. Si vous parvenez à éliminer le ronflement de l'alternatif, il n'y a pas de raison pour que vous ne receviez pas les anglais. Le montage Va et Vient élimine facilement le ronflement. Ne faites pas des potentiomètres l'usage que vous avez en vue.

→ F. 816. — Stephant, à Landudal.
R. — Nous ne vous conseillons pas d'alimenter une lampe ordinaire sur piles. Une lampe ordinaire exige, en effet, au moins un courant de 0.6 amp. G'est-à-dire un courant équivalent à celui qui serait nécessaire au chauffage de dix lampes à faible consommation.

dix lampes à faible consommation.

F. 817. — Ant. Emeric, à Miramas.

R. — Le condensateur d'antenne a 1/1000 de Mf, le condensateur de résonance a 0,5/1090 de Mf. Le condensateur fixe qui shunte le primaire du premier transformateur BF, ainsi que le condensateur shuntant le transformateur de sortie, ont chacun 2/1000 de Mf. Le premier transformateur BF a un rapport de 1/5, le second 1/3 et le transformateur de sortie 1/4.

Il est préférable de souder les fils de connexions intérieures. Rechargez vos accus sur le secteur après redressement.

Votre antenne sera très bonne.

Votre antenne sera très bonne.

 → F. 818. — Paul Woelfflé, à Anzin.
 R. — Pour augmenter la puissance de votre poste, ajoutez une basse fréquence; pour augmenter sa sensibilité, ajoutez une haute fréquence, c'est-à-dire transformez en C 119 bis ou C 119 ordinaire. Voir à ce sujet la réponse F. 671

→ F. 819. — P. Picavet, Parc-Saint-Maur. R. — Nous vous remercions de nous avoir signalé les deux erreurs. Nos lecteurs ont, d'ail-leurs, rectifié d'eux-mêmes.

LE MEILLEUR TARIF TOUTES PIECES DETACHEES T. S. F. (franco sur demande) se trouve chez

BESSE, 1, rue Faraday, 1. Paris 17 arr.

Ouvert tous tes jours et dimanche matin

→ F. 820. — R. Baptiste, à Ligny-en-Barrois. R. — Vous trouverez des pièces détachées chez tous les bons fabricants. Il est très possible de se servir de l'alternatif pour alimenter plaques et filaments d'un G 119 bis. Dans le nu-méro 74 de « L'Antenne », vous trouverez les schéma et renseignements nécessaires à l'éta-blissement d'un G 119 bis alimenté aux filaments par de l'alternatif. Pour l'alimentation plaque, à deux électrodes, tubes « S », etc.) et filtrer. La principale difficulté se rencontre dans le filtre dont les condensateurs doivent être de bonne

→ F. 821. — Jean Fauché, à Paris. R. — Attention ! Les « astuces » les plus simples ne sont pas toujours les meilleures!

→ F. 822. — Pierre Lohier, à Lille.

R. — Vous possédez le matériel nécessaire pour construire un C 119 bis sans BF qui est tout à fait indiqué pour l'écoute économique au casque. Trouverez renseignements sur le C 119 bis à deux lampes dans le numéro 73.

→ F. 823. — 8?? à XYZ. R. — Article sur le Master Oscillator en préparation pour le « Q.S.T. Français », patientez encore un peu.

→ F. 824. — Henri Jeannin, à Brest. R. — Le Reinartz deuxième manière est un très hon appareil et nous ne sommes pas sur-

pris des résultats que vous en tirez.

→ F. 825. — Cornali, à Bordeaux. R. — Nous vous félicitons des résultats que vous obtenez sur les ondes de Radiola et de Chelmsford avec votre cadre. Pour la réception des petites endes, il faudrait que vous utilisiez la self apériodique conseillée dans le numero 79 de « L'Antenne », par M. Berché. Il faudrait prendre de 3 à 5 spires pour la réception des anglais.

Les appréciations que vous portez sur lo C 119 bis sont très justes. C'est certainement le meilleur montage que l'on puisse actuellement conseiller, tant au point de vue rendement qu'au point de vue facilité de réglage.

F. 826. — Vernant, à Paris.
R. — Cette interdiction de la loi du 22 mars 1924 n'est pas bien gênante entre nous soit dit.
Dans le même esprit ncus nous permettons de vous signaler l'article premier du décret-loi du 27 décembre 1851, d'après lequel « quiconque transmettra sans autorisation des signaux d'un

La plus grande nouveaute pratique! Sans aucune modification à votre poste,

Le Tableau de Tension de Plaque «FERRIX»

remplace les batteries de 80 volts en utilisant le courant (110 volts ou 220 volts) de tous les secteurs alternatifs. — Nombreuses références.

Prix tout monté : 185 francs Pièces détachées et schémas à la disposition des amateurs Résultats garantis dans toute la France Les Transfos FERRIX

64, rue Saint-André-des-Arts, PARIS (62)

FABRIQUEZ TOUTES VOS SELFS NIDS D'ABEILLES, DUOLATERAL, LATTIS, FONDS DE PANIERS, etc., avec le

MANDRIN "Perfection"

(marque déposée) Prix: 15 fr. — Franco: 16 fr. 50 (notices explicatives)

Tous mandrins sur commande après entente de prix

E. RONCY, 17, avenue Jean-Jaurès, Paris et chez les vendeurs de T.S.K. R.C.S. 243.827

lieu à un autre, soit à l'aide de machines télégraphiques, soit par tout autre moyen, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de mille à dix mille francs ». L'expression « soit par tout autre moyen » est un chefd'œuvre à elle toute seule. Lorsque vous accompagner quelqu'un au train pour pre le pagner quelqu'un au train pour pre le pagner quelqu'un au train pour pre le pagner de le contrait de la compagner quelqu'un au train pour pre le pagner de le compagner quelqu'un au train pour pre le pagner de le compagner quelqu'un au train pour pre le pagner de le compagner de le compa pagnez quelqu'un au train pour une longue séparation, évitez d'agiter votre mouchoir; ce geste signifie : « Au revoir, hon voyage, etc. », mais c'est un signal transmis d'un lieu à un autre, vous tombez sous le coup de la loi de 51. Méfiez-

→ F. 837. — Art. Wargnies, à Etterbeck-

R. — Nous pouvons vous faire parvenir le nombre d'exemplaires que vous désirerez du « Q.S.T. Français ». Le numéro, 5 fr. français.

* F. 828. - Illisible, à Gand /rue St-Sauveur). R. - Pas grand'chose à faire contre votre bruyant voisin.

→ F. 829. — René Millon, à Proverville. R. — Pour changer votre poste en C 119, il suffirait de remplacer votre résistance de 70.000 ohms par un circuit accordé composé d'une self et d'une capacité.

Les parasites que vous avez observés semblent être d'origine industrielle. Il est, en général, très délicat de trouver l'origine exacte des parasites, surtout dans les grandes villes.

sites. surtout dans les grandes villes.

F. 830. — Gadde, à Crouy-en-Thelle.
R. — Vous pouvez espérer les mêmes résultats avec un secteur à 220 volts qu'avec un secteur à 140 volts. C'est uniquement une question de transformateurs. Il y a, en effet, lieu dans le schéma en question de refermer les circuits plaque sur le +80 volts. Votre schéma est exact. Vous pouvez remplacer vos transformateurs AF4 par un seul EF4 à prise médiane. Maintenant comme vous avez un poste tout fait, fonctionnant déjà sur accus que vous possédez, pourquoi ne rechargeriez-vous pas tout simplement vos accus sur le secteur alternatif? Il existe actuellement des appareils chargeurs d'accus qui vous donneront toute satisfaction par leur fonctionnement très sûr. A votre disposition pour renseignements complémentaires.

F. 831. — L. J. 48.

→ F. 831. — L. J. 48. R. — Pour la réception sur cadre, voyez poste conseillé dans les numéros 77 et 79 de « L'Antenne » par M. Berché.

→ F. 832. — Un sans-filiste Girondin. R. - Merci. Utiliserons.

F. 833. — F. Schmitt, à Vincennes.
R. — Un filtre véritable est tout de même plus rationnel. Je ne verrai pas sans inquiétude une pile de 4 volts branchée en parallèle sur la sortie du 80 volts. Maintenant il se peut que nous n'ayons pas bien compris votre combinaison.

Avec les « OSCILLATRICES ETALONNEES T. M. R. », le succès en SUPERREACTION est certain.

Ecrire :

RAYER, 21, rue Lepic, PARIS

pas sanctionnés par un examen. Neus nous excusons de notre inadvertance.

F. 841. — Georges Pierre, à Chatou.

R. — Voici une soudure pour souder l'aluminium: plomb 25 0/0, étain 25 0/0, zinc 50 0/0.

Décapant acide stéarique. Utiliser le fer à souder ordinaire en cuivre. Ne pas craindre de chauffer fort.

La soudure des ferblantiers (soudure au fer) contient 45 0/0 d'étain et 55 0/0 de plomb. La soudure des plombiers (soudure à la lampe) contient 30 0/0 d'étain et 70 0/0 de plomb.

→ F. 842. — L. Didier, à Levallois. R. — Il faudrait que vous nous donniez quel-ques précisions sur l'antenne que vous utilisez. Il semble qu'un C 119 ferait votre affaire.

F. 843. — Maurice Aimont, à Lyon.
R. — Pour le C 419 sur cadre, voyez numéros 77 et 79 de « L'Antenne ». Pour obtenir du haut-parleur, c'est uniquement une question d'amplification BF. Le prix d'établissement varie beaucoup, suivant la qualité des pièces que voue utiliserez. vous utiliserez.

→ F. 844. — Perrochon, Arthon. R. — Difficile de faire paraître votre lettre dans « L'Antenne », car vous attaquez trop ouvertement un commerçant qui se reconnaîtra et qui, vous le savez, a droit de réponse.

+ F. 845. - François Lebas, Centrale de Beu-

R. — Pour la patente, renseignez-vous à la mairie, mais nous ne croyons pas que, dans le

cas particulier, vous en ayez besoin.

Adressez-vous directement à nos annonciers.

→ F. 846. — L. Garnache, à Saint-Privé. R. — La seconde partie de l'article de M. Berché du numéro 77 a été donnée dans le numéro 79. Pour écouteur Boche, voyez notre publicité dans les pages du Courrier.

F. 847. — Gaignard, à Paris.
R. — Il est difficile de vous conseiller un ampli pour placer devant votre poste actuel. Le montage de cet ampli variant suivant le schéma du poste à renforcer. Il faudrait « fabriquer » vous-même, après avoir pris connaissance du montage intérieur de votre poste.

→ F. 848. — L. 30
R. — Les essais transatlantiques se font sur des longueurs d'ondes comprises entre 70 et 200 mètres. Un montage Reinartz constitue certainement l'idéal pour la réception de ces ondes. Voyez article de Sydney Thomson dans « Q.S.T. » numéro 8.

→ F. 849. — Ch. Leclerc, La Courtine.
R. — Il s'agit évidemment de hobines Ford
hors d'usage dans lesquelles le fil est ordinairement en bon état. Ne pouvons vous donner
d'adresse, n'en connaissant pas.

Stock à liquider chez E. Beausoleil

4, r. de Turenne et 9, r. Charles-V, Paris-4. - Métro: St-Paul ou Bastille PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE

Ecouteurs réglables 4.000 ohms pour faire du haut -parleur
Ecouteurs allemands réglables rebobinés en 4.000 ohms
Condensateurs variables à air, toutes capacités, 1/1.000 depuis
EXPEDITION MINIMUM : 50 fr. Catalogue : 0 fr. 50.

Prix spéciaux par grande quantité.

(R. C. Seine 14.385) Le magasin de la rue Charles-V est ouvert le Dimanche de 10 h. à midi.

F. 834. — Un groupe d'amateurs. R. — Nous enregistrons votre désir de voir se fonder un Radio-Glub à Blois.

- Charles Loret, à Ravières.

R. — Il n'y a pas à hésiter : transformez votre poste à cinq lampes en un G 119 bis ou G 119 ordinaire comportant une HF, une détectrice, deux BF à transformateurs.

R. — Prenez une cage de 15 mètres de long avec une descente également en cage de 10 à 12 mètres, Isolez et dégagéz du mieux que vous pourrez. Votre cage pourra être composée de 4 fils de 20/10. Le diamètre de la cage sera de 0,80 cm. Fermez electriquement aux deux bouts.

+ F. 837. — Mchanehzky, à Bras-d'Asse. R. — Pour la honne réception des amateurs, etant donnée votre antenne, il faudrait que vous receviez en « désaccordé ». Voyez article signé Grid Leak dans les numéros 83 et 85 de « L'Antenne ». Il faut un gros charbon pour la pile

Le circuit de votre bizarre création se referme par l'espace grille plaque de la lampe. C'est vrai, mais surtout par les écouteurs et la batterie de plaque. Cours vont bientôt commencer. Ne serez pas oublié.

+ F. 838. - R. P. Hampelé, à Paris

R. — Avec un peu de soin et de logique, un débutant peut fort bien se tirer du réglage d'un C 119 bis ou C 119 ordinaire. Pour utiliser le courant alternatif, voyez numéro 74 de « L'Antenne » pour le chauffage. Pour la tension pla-que, il faut redresser et filtrer.

 → F. 839. — Marcel Avolio, à Paris.
 R. - Merci. mais préférerions adaptation francaise.

→ F. 840. - Henri Brenugat, à Evreux. R. - Les cours section « amateurs » ne seront

F. 850. — Paul Gauthier, à Nancy. R. — Nous vous remercions de votre lettre. Il nous semble difficile de « faire taire » OKP

 F. 851. — Dournon, à Tours.
 R. — Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir des listes d'indicatifs entendus disposées sur un seul côté de la feuille,

→ F. 852. — R039.
 R. — Continuez vos envois. Ecrivez sur une seule face du papier.

 F. 853. — E. Dufour, à Bruxelles. R. — Vous trouverez une description pratique du C 119 bis dans le numéro 8 du « Q.S.T. Fran-

çais », page 41. → F. 854. — R 041.

- Nous préférons laisser à chacun l'initiative de composer et de faire imprimer sa carte

 F. 855. — Félix Mangini.
 R. — Evidemment, Mais avez-vous jamais agé à la triste besogne de celui qui, tous les jou. doit pondre un article « rigolo »?

→ F. 856. — Adolphe Caut, à Lyon. R. — Merci. Utiliserons.

+ F. 857. - Albert Thiebaut, à Tournai.

R. - Nous ne pouvons vous renseigner avec précision, car vous ne nous donnez aucun ren-seignement sur votre antenne. Votre transfo yous donnera une tension secon-

daire moitié de la tension actuelle.

 → F. 858. — F. Justinien, à Marseille.
 R. — Il vous faudrait un amplificateur de puissance, monté comme un ampli à résistance ordinaire, à cette différence près que les conden-sateurs de liaison ont une valeur plus élevée (6/1000 de Mf).

Galène SNA

RECORD DU MONDE

Le tube. franco. 9 fr. ou contre remboursement 10 fr.

SNAP, 13, avenue d'Italie - PARIS

N. B. - La GALÈNE-SNAP n'est vendue ni à l'hectare ni à la tonne. Chaque tube estampillé SNAP contient 2 ou 3 pépites sélectionnées avec le plus grand soin et selon les pro-

→ F. 859. — Youghi de B. et Marcel B. R. — Merci; mais ouvrons très rarement nos colonnes aux productions poétiques de nos lecteurs.

cédés techniques les plus modernes.

→ F. 860. — J. Robert, à Rodange. R. — Avant d'acquérir un C 119 dans le com-merce, il faut vous rendre compte si cet appareil est conforme aux données de construction qui ont été données dans le numéro 2 du « Q.S.T. Français » (C 119) et dans les numéros 73, 74, 75 de « L'Antenne », numéro 8 du « Q.S.T. Français », pag 3 41 (C 119 bis). Pour différence entre C 119 et C 119 bis, voyez réponse F. 671.

 → F. 861. — J. Stouls, à Saint-Max.
 R. — Votre expérience n'est pas concluante; il faudrait que vous la recommenciez en des-cendant votre grande antenne qui, sans cela influe sur la petite.

→ F. 862. — Lassier, à Paris.
R. — Schéma exact. Pour éliminer arc de FL, rien à faire tant que notre Tour nationale s'obstinera à utiliser ce mode d'émission archaïque.

→ F. 863. — Bordeux, à Paris. R. — Vous peuvez essayer de monter le C 119 précédé d'une HF apériodique dont la description a été donnée dans les numéros 77 et 79 de « L'Antenne ». En général, l'antenne prismatique est indiquée lorsque l'on ne dispose que de peu de place en longueur.

→ F. 864. — Rémi de Moisselle, 16.

R. — Nous vous félicitons des résultats obtenus. Pouvez parfaitement utiliser le micro en question. Ne connaissons pas 8DQ1.

question. Ne connaissons pas 8DQ1.

F. 865. — E. Meier, à Genève.

R. — Votre troisième brin de 18 mètres est plutôt nuisible, vous devriez le supprimer et conserver une antenne à deux brins de 23 mètres espacés de 3 mètres si vous en avez la possibilité. Lorsque l'on fait une antenne en « V », il faut obligatoirement que la descente se fasse à la pointe dudit « V ». Or, dans votre cas, la pointe du « V » se trouve sur le poteau au bord du Rhône.

Nous vous conseillons, en effet, très sincère-

Nous vous conseillons, en effet, très sincèrement la détectrice à réaction genre Grid Leak (numéros 83 et 85). Terre au +4 volts dans le cas de la détectrice de M. Frachet.

Trouverez adresse pile Wylef dans notre publicité. Le convertisseur n'est pas encore dans le compense.

le commerce.

Les deux montages que vous nous soumettez sont basés sur le mème principe que la détectrice à réaction classique. Adoptez le montage Grid-Leak.

→ F. 866. — S. Fourmaintraux, à Desvres

→ F. 866. — S. Fourmaintraux, a Desvres (P.-de-C.).

R. — Faites tout simplement le retour grille au +80 volts, au lieu de le faire au +4 volts. Il y a là, en effet, un dispositif genre Flewelling. Trouverez adresse d'une maison vendant des bobinages à une seule couche dans la quatrième colonne de la page 3 du numéro 85.

→ F. 867. - Paul Bajet, à Vernon.

R. — Les résultats que vous obtiendrez sur galène dépendent beaucoup des circonstances locales. Pouvez prendre un casque de 4.000 chms résistance totale. Avec votre antenne actuelle, nous pouvons vous garantir qu'une détectrice à réaction montée suivant les indications de notre collaborateur Grid-Leak yous donnera de très helles réceptions. Voir à ce sujet les numéros 83 et 85 de « L'Antenne » (Pour les débutants).

→ F. 868. — R054. R. — Le numéro 74 est épuisé, nous ne pouvous remercions de votre liste d'indicatifs en-

- R. Krassler, à Aubervilliers. R. — Nous estimons, comme vous, que, dans presque tous les cas de réceptions sans antenne ni terre, il y a quelque part une « antenne » dont, volontairement ou involontairement, opnéglige de parler.

AMATEURS!!
La mellieure lampe régénérée est

LA RENOVEE P.P."

en lampe ordinaire, micro ou émission Aux Établissements G. CARLIER

114, rue de la Folie-Méricourt PARIS (11e)

Téléph. : Roquette 42-06.—R. C. Seine 140177 POSTES COMPLETS ET PIECES DETACHEES DE T.S.F.

Rebobinage de transformateurs

et d'écouteurs

25 Novembre 1924

BOBINES DUOLATERALES

les plus régulières, les plus robustes POSTES A RÉSONANCE

montage C-119 - Fonctionnement garanti ROLLEX, 18, bonl. de la Bas.il.e, PARIS

A propos ce l'émiss on des P.T.T. et de queiques autres choses

Je lis dans un périodique de T. S. F. que la station de ! Ecote Supérieure des P.T.T. nous promet des émissions et transmissions théatrales de tout premier ordre.

C'est très bien. Mais rourquoi, diable, cette station, qui devrait de par son origine être l'une des premières stations, s'obstine-t-a'le à transmettre avec une puissance si faible?

Je suis à 300 et quelques kilomètres de

Paris, et sur la côte.

L'Administration des P. T. T. ignoreraitelle qu'il existe des postes côtiers et des pateanx ? Ignorerait-elle que ces postes travaillent sur des longueurs variant de 600 à 450 mètres, sans oublier l'harmonique de 300 mètres ? 300 mètres

Les émissions de ces postes s'entendent, de façon genante, vraisemblablement, à une distance de 80 à 100 kilomètres, ce qui diminue notablement la portée intéressante des émissions des P. T. T.

Pour ma part, et je ne suis pas le seul de la région je ne suis pas le seul de la région je ne suis facules de region.

de la région, je ne puis écouter de manière intéressante les concerts de ce poste, et ce à mon grand regret.

#II me semble que deux solutions sont à envisager : diminuer la longueur d'ondes (entre les Belges et Nuremberg (265-340 m.), il n'existe que des relais anglais et Berlin Telefunken) en venant dans les 300 mètres, ou alors - ce serait peut-être plus simple -

augmenter la ruissance.

D'autre part, Radiola ne pourrait-il pas modifier un peu sa longueur d'ondes, de façon à éliminer des réceptions le trop génant poste de Schweningue, qui émet meintant de le soire. tenant à peu près 20 minutes tous les soirs, à 21 heures, juste au commencement du concert. En passant, pourquoi Radiola ne donne-t-il pas plus souvent de comédies à ses émissions du soir ?

Beaucoup d'amateurs demandent, dans leurs émissions, de leur adresser Q. S. L. Nous ne demandons pas mieux. Mais un service en vaut un autre! Pourquoi beaucoup d'entre eux ne donnent-ils pas, après leur indicatif, la longueur d'ondes sur laquelle ils travaillent? Ils obtiendraient, je crois, beaucoup plus de réponses.

Georges GOLIN, R 076. Saint-Vaast-la-Hougue (Manche).

ETAB G. M. P. = T.S.F.- 69, Rue de Rennes--PARIS PRIME GRATUITE

sur alternatif est offert à tout Acheteur d'un oste à Lampes vendu aux prix exceptionnels suivants : 1 LAMPE... 240 fr. 2 LAMPES... 375 fr. 3 LAMPES... 425 fr. 4 LAMPES... 495 fr. CATALOGUE COMPLET SUR DEMANDE 1 fr.

L'ampli à résistance

Voici quelques résultats obtenus avec un amplificateur quatre haute fréquence à ré-sistances (mais je n'en utilise que deux) qui, je crois, intéressera vos nombreux lec-

Tour Eiffel, à 1 mètre du casque. Radiola

P. T. T. 0,60 Petit Parisien 0,50 8 E. K. Lemouzy, 0,30 — Chelmorff 0,50 —

Londres 2 L.O. 0.20 — Et tout cela depuis que j'y ai adjoint le couplage magnétique, qui amplifie énormément et permet un accrochage plus facile. J'ai encore la possibilté de descendre plus

F. CHEVREY fils.

Le bon marché excessif n'est jamais une garantie pour l'acheteur.

Un poste 4 lampes F.L., Radiola, P.T.T. Postes anglais. 4 lampes, une batte-rie de 80 v., une batterie

de 4 volts, 40 A.H. UN HAUT-PARLEUR GRAND MODELE

E. CHATELAIN

12, houlevard de la Chapelle, Paris-18º R. C. Seine 239274

* TRUCS ET TOURS DE MAIN »

L'ANTENNE

Un montage à "combinaisons"

Dans cet article, nous allons présenter aux lecteurs de l'Antenne un poste qui est facilement réalisable, très maniable puis-que son réglage ne comporte aucune opération délicate et qui permet de recevoir les amateurs depuis 40 mètres de longueur d'onde jusqu'à 250 mètres, puis permet l'écoute de tous les radioconcerts jusqu'à F.L. compris et même plus. Par l'adjonction d'un bloc de deux Jampes HF on aura dans toute la France en très bon haut-parleur l'écoute de tous les postes ra-

diophoniques européens. C'est, en un mot, le vrai poste rêvé de l'amateur.

Voici quel est le montage : oh ! rien de difficile, une simple détectrice à réaction suivie de deux BF, la détectrice a cela de protiguier qu'elle act de continuir qu'ell de particulier qu'elle est à « combinaiutile pour le cas d'une audition en fort

haut-parleur.
Le technique de ce montage n'a abso-tument rien de compliqué ni d'au-dessus des forces de l'amateur même le moins familiarisé à la radio, c'est d'une simpli-cité de débutant, aussi nous n'insisterons pas sur la construction pratique, nous bornant à fixer une fois pour toutes les valeurs des organes. Ensuite, chose plus in-

leurs des organes. Ensuite, chose plus in-téressante, nous expliquerons le pourquoi des modifications, le pourquoi des manet-tes et la façon de s'en servir.

Voici donc la valeur des différents orga-nes : schéma général fig. 1. Nous aper-zevons trois selfs couplées ensembles, ces selfs sont interchangeables. Le condensa-teur Cur cet un condensation registre. teur Cv est un condensateur variable à


AMATEURS DE T.S.F

vous trouverez 46, rue de Rome, Paris chez CHOMEAU (P. GOUSSU, Success') un stock considérable de pièces détachées et de matériel électrique Neuf et occasion

Prix extraordinaires de bon marché
Demandez le catalogue album flustré f°, 1 fr.

selfique que l'on utilise pour l'HF apério-dique. Pour obtenir la réception des diffé-rentes longueurs d'onde on utilisera ici des réactances interchangeables. Le condensateur de liaison C1 qui relié la plaque de la lampe à la grille de la suivante aura une capacité de 3/10000 de mfd et la résis tance de retour au —4 aura une valeur de 5 megohms, enfin le condensateur variable C sera à venuci et possèdera une capacité de 0,5/1000.

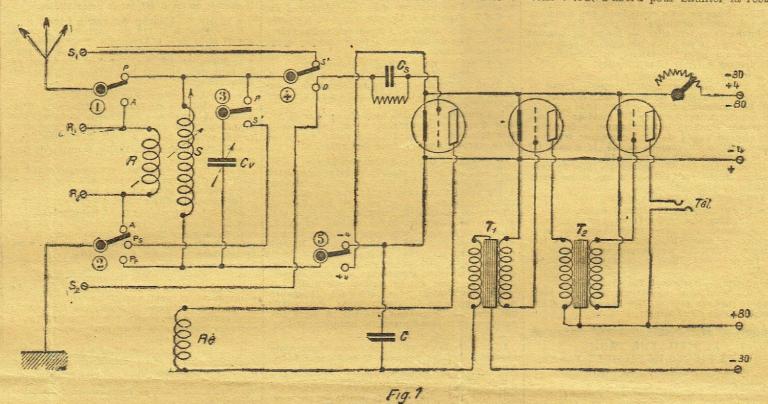Les modifications apportées au montage normal sont les suivantes (abstraction faite des manettes à combinaison), fig. 1 : le condensateur C a une très grosse capacité, 0,5 mfd avons-nous dit, ceci pour deux raisons : tout d'abord pour shunter la résis-



sons ». Ces combinaisons sont faites par des manestes et des plots (chose banale) et leur but est de recevoir soit en apériodique (antenne non accordée), seit en périodique (l'antenne, la self et son condensateur formant un circuit accordé). De plus, une disposition judicieuse des manettes et du couplage des selfs permet de transformer ce poste en C !19 bis précédé d'une HF apériodique en connectant les 4 bornes ad hoc. Enfin, une petite modification dans le support de lampe dont nous parlerons, permet de doubler l'intensité du courant, plaque de la dernière lampe très

vernier, de capacité 0,5/1000. Le condensa-teur shunté Cs est du type courant, capa-cité 1/10000 et résistance shunt de 4 meg ohms. Sur le circuit des lampes se trouve en Rh un rhéostat de chauffage de 1 ohms de résistance maximum, le condensateur C

qui shunte le primaire du transfo et la batterie de tension plaque aura une capacité de 0,5 microfarad.

Les transfos BF', T1 et T2 sont du type habituel, rapports respectifs 5 et 3, Le schéma fig. 2 représente le bloc HF que l'on signifers aux foire du bout expleur. l'on ajoutera pour faire du haut-parleur un Sa on voit une réactance ou résistance

tance du primaire du transfo et celle des piles, résistance qui se traduirait par un amortissement des oscillations dans le ciramorussement des oscillations dans le cir-cuit, ensuite pour régulariser la tension plaque en atténuant considérablement (si ce n'est en supprimant) toute variation de tension dans la batterie de tension plaque, variations qui sont très fréquentes chez les niles dont la résistance intérieure varie très facilement surtout lorsque les élé-ments sont un par usatés ments sont un peu usagés.

La deuxième modification réside dans l'emploi de deux tensions plaques inéga-les, ceci sera utilisé lors de la réception des très courtes longueurs d'onde pour donner à la détectrice une sensibilité toute

Maintenant, voici comment opérer pour obtenir une réception. Nous envisagerons deux cas pour cela : le cas d'une réception de très courte longueur d'onde (onde amateurs) et le cas d'une réception courante de radio-concert.

Dans le premier cas, on utilisera trois ront des fonds de panier aux caractéristiques suivantes : fil 8/10 deux couches coton R: 3 spires couplées « serré » avec S qui aura 20 spires et Ré en aura 30. La manette (1) sera mise sur A (apériodique), la manette (2) sur A également, la manette (3) sur P (condensateur en parallete), manette (4) sur D (grille de la lampe) la manette (5) sur + 4 (la lampe étant détectrice, l'extrêmité de la se's doit être au + de la batterie de chaussage). Les

ૢૺઌઌૢૺઌઌૢ૽ઌઌૢ૾ઌઌૢ૾ઌઌ૾ૢઌઌૢ૾ઌઌૢઌઌૢ૽૽

Vous y trouverez...



tout ce qui concerne le C 119, C 119 BIS ET REINARTZ

OSTES RADIO-O

(Fabrication spéciale Ducretet)

5 lampes 6 lampes 3 lampes 4 lampes 670 fr. 720 fr. 995 fr. 1.430 fr.

SPÉCIALITÉ DE POSTES EN PIÈCES DÉTACHÉES

1 lampe 2 lampes 3 lampes Tous Montages 105 fr. 155 fr. 199 fr. Etc. 2 lampes 3 lampes 4 lampes 220 fr. 260 fr. 295 fr. 2 lampes 3 lampes 4 lampes BIS 250 fr. 290 fr. 325 fr.

(deuxième manière) tal qu'il est décrit par Sydney Thomson dans le « QST » numéro 2, REINARTZ est fourni en plèces détachées avec les selfs spéciales bobinées.

Montage facile. - 'Haut rendement sur ondes de 100 à 600 mètres AMATEURS! Ne vous adressez qu'à une maison sérieuse; consultez-nous! Catalogue Radio complet franco contre .0 fr. 75

VINCENT Frères

50, Passage du Havre, PARIS

Spécialité de Pièces détachées

Maison réputée pour la modicité de ses prix Editeurs des plans de construction de postes à lampes sans connaissances spéciales

Prix franco : 2 fr. 50 Supplément spécial pour ondes courtes : 2 fr. 50

Rénovation des lampes ordinaires Prix : 12 fr.

Rénovation des lampes 6/100 Prix : 25 fr. (Ces lampes sont remptacées générale-ent séance tenante et essayées devant le client.)


AMATEURS

Quelle satisfaction pouvoir vendre toutes les grandes marques centralisées par l'Office de vulgarisation de la T. S. F., occupant ses mo-ments de loisir y recueillir de gros bénéfices. VALLA-CLOS, Case postale 98, NICE.

réglages seront alors fort simples, ils consisteront à faire varier la capacité du condensateur variable et le couplage de la


sens pour obtenir le condensateur en série ou parallèle. La manette (4) et la manette (5) restant à la même place (2) la réception des ondes amateurs. On aura appliqué une tension plaque uniforme de 80 volts en réunissant les bornes + 30 et + 30 et supprimant le fil qui allait au 30 de la batterie.

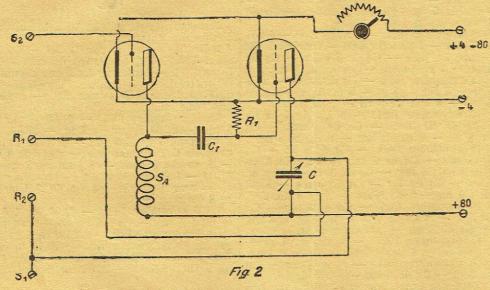Pour la réception en haut parleur, on ajoutera un bloc de 2 lampes HF. Pour ce faire, on réunira les bornes Se—R, — - S, de la Fig. 1 aux bornes Sr-R,




On utilisera ici deux tensions plaque : Rr—S, de la Fig. 2, les selfs seront les 30 volts environ pour la détectrice et 80 suivantes : R. self de résonance, S, self volts pour la basse frécuence.

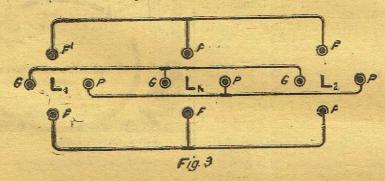Cas de la réception des radio-concerts : un C. 119 bis précédé d'une HF apériodi-



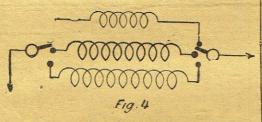
Il est ici deux points à considérer : l'écoute au casque et l'écoute en haut par-leur. Pour l'écoute au casque, on utilisera le même montage que pour les ondes amateurs c'ezt-à-dire trois lampes, mais on pro-cédera ainsi : on supprimera le self R,



on mettra en S et Re les selfs habituelles (dont on se sert normalement dans les autres montages) la manette (1) sera mise sud

que. Les selfs SA étant soit interchangeables, soit mises en circuit comme l'indique la Fig. 4 par deux manettes. Les manettes seront mises sur les plots suivants : (1) sur P, (2) sur Pp ou Ps, (3) sur P ou S (ces trois premières comme précédemment mais (4) sur 3 pour que l'avtramité de la mais (4) sur 3, pour que l'extrèmité de la self soit tranchée sur la grille de la première lampe de l'ensemble et (5) sur — 4 puisque la seif d'accord agit sur une amplificatrice. La tension-plaque sera ici de 80 volts comme précédement 80 volts comme précédemment.

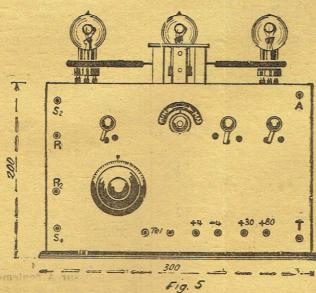Pour obtenir du haut parleur intense on augmentera l'intensité du courant plaque en mettant deux lampes parallèles sur le support de la 5º lampe. La Fig. 3 indique comment seront montées les douilles des deux lampes sur les douilles nourrices. L et L2 étant les lampes en parallèles et L la lampe ou plutôt les douilles nourrices.




P (périodique), la manette (2) sur Ps ou Pp suivant que l'on voudra, tout en ayant un circuit périodique, mettre le condensa teur variable en série ou en parallèle. manette (3) sera manœuvrée dans le même

La réception sera ainsi excellente,


Bien que n'ayant pas traité la réalisa-

donnons deux croquis de montage donnant une idée de réalisation au lecteur cui voudrait entreprendre la construction A notre avis, ce montage à combinaisons

tion pratique au sens fort du mort, nous

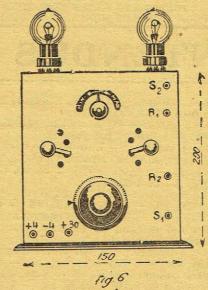

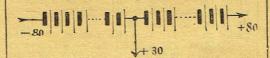est excellent, très pratique. C'est le vrai poste de l'amateur. Il est excessivement simple à construire et à conduire ; de plus



sa réalisation n'est pas à un prix inabor-dable, loin de là. Les quelques manettes ne sont pas très chères. Nous avons réalisé ce poste et avons été très heureux des

Gaston Lacroix. ·>=>=

Aux Amateurs Emetteurs

M. le lieutenant Sudre, bien connu de nos lecteurs, est en train de préparer une étude sur l'amateurisme français. Il a besoin de la collaboration de tous les « 8 », à qui il demande de bien vouloir lui faire parvenir des détails rapides et cependant précis sur les montages utilisés, le noture précis sur les montages utilisés, la nature et la puissance de l'alimentation plaque et de l'alimentation filament, leur antenne au moment de leur record de portée (jour et heure très exacts). Envoyer les communication à M. SUDRE, 26, avenue de Tourville, à Paris (8°). A tous, merci d'avance.

Sur Galène

Les lignes qui suivent montrent que dans le Sud-Ouest on peut, grâce à un simple récepteur à galène, recevoir la radio-téléphonie française et anglaise.

Nous sommes à 500 kilomètres de Paris et nous recevons régulièrement Radio-Paris, FL et Chelmsford. Paroles et musique

tres distinctes.

Lorsque les bateaux et les postes côtiers ne nous ennuient pas trop, on obtient plu-sieurs postes en phonie que nous suppo-sons être PTT Londres et Stuggart. Les écoutes régulières sur cette bande de longueurs d'onde sont impossibles, car dans cette région de notre bobine, nous sommes " infestés » par les amorties. Nous cherchens en ce moment un moyen de les éli-

Ce qui donne de la valeur à ces résultats qui sont loin d'être des records, c'est que nous ne possédons ni les uns ni les autres des antennes extraordinaires. La moyenne serait une antenne de deux à de 20 à 25 mètres de long à 10 ou 12 mètres

de haut, bien orientée et dégagée.

Il est de toute nécessité que la galène et l'écouteur soient très sensibles.

Nous espérons que, devant ces résultats, nombre d'amateurs de notre région qui hésitaient devant l'achat ou la construction d'un poste à lampes se décideront à monter un poste à galène. Nous sommes d'ailleurs à leur disposi-

tion pour tous renseignements complé-

MORINEAU, J. JAQUEMART, A CLEMENT ET S. GAILLARD, La Trem blade (Charente-Inférieure).

Résistances fixes étalonnées

" OMEGA »

toutes valeurs 2,25

es an our depression membros de des compos de des compos de la secte de des compos de la compos de la composit



est envoyé franco, on y trouve les prix de nos appareils

"CONCORDIA"

et de tout l'appareillage perfectionné dont îls se sont fait une spécialité CONDENSATEURS FIXES, RESISTANCES
Etablissements LANGLADE et PICARD



et des principaux constructeurs

Maison réputée pour sa fabrication sérieuse

Exigez la Marque L. P. ses CONDENSATEURS ses RESISTANCES

Condensateurs fixes au mica « LE MIKADO de 0.05 à 3/1000.. 1.95

de 0.05 à 3/1000... 1.95

Prix sur demande de capacilés de 3 à 10/000

ETALONNAGE ET FIXITE GARANTIS

Exposition de T.S.F. 1923: Les seules capacilés et résistances ayant obtenu une récompense.

5, Square de Châtilion, 5

GROS: Aux Etablissements

DETAIL: Chez tous les revendeurs

- Vous désirez une situation, adressez-vous

A LA 1^{re} ECOLE DE T. S. F. (Méd d'or) 67 et 69, RUE FONDARY, PARIS (XVº) prépare aux examens off, et 8° génie. Gr. succès Dem.: Guide du candidat et de l'amateur : 6 fr. Se recommander du journal « L'Antenne »

La Régénération partielle des Piles sèches

Nous extrayons de notre excellent confrè-La Revue Motocycliste et Automobile,

l'article suivant :

L'éclairage électrique par pile sèche est très pratique et facile à entretonir, mais a le grave défaut de coûter assez cher, du fait de la durée insuffisante des batteries.

Nous attirons cependant l'attention sur la facilité avec laquelle on peut régénérer, partiellement les piles usées par les pro-

cédés suivants :

1º Par la chaleur, en plaçant la pile sur un bloc de fonte chaude et en l'y laissant jusqu'à ce que la cire passe à l'état pâteux ; on obtient une thermorégénération susceptible de donner environ 1/4 de la

durée d'éclairage initiale, surtout si on se sert de la pile de façon intermittente. 2º Par l'humidité. L'élément zinc des hatteries sèches absorbe l'humidité de la gélatine acidulée et arrête le fonctionnement de la batterie avant épuisement complet des éléments chimiques qui la com-posent, aussi en l'exposant pendant quel-ques jours à l'humidité, soit au dehors, soit dans une cave, soit plus simplement accrochée à un tableau à un mètre au moins au-dessus d'un réchaud à gaz, où l'on fait chauffer de l'eau, il est possible d'obtenir un éclairage supplémentaire sensiblement égal au tiers de l'éclairage garanti par les

fabricants.

3° Par les hydrocarbures.
Ce procédé consiste tout simplement à badigeonner la pile avec du pétrole, du pétroïl, ou de d'essence. La régénération est alors immédiate et peut aller jusqu'à

50 % de la durée initiale.

Ce dernier procédé est particulièrement intéressant en motocyclisme et permet éventuellement, de prolonger suffisament son éclairage pour atteindre un poste de ravi-taillement ou sa destination.

D'une ffaçon générale, la régénération partielle des piles sèches mérite de retenir, l'attention du motocycliste et paraît sus-ceptible de donner lieu à de réelles et non négligeables économies, puisque les élé-ments régénérateurs ne coûtent presque rien et permettent de récupérer de l'éner-gie coûteuse qui, sans cela, est irrémédiablement perdue.

(Revue Motocycliste et Automobile.)

Les faits saillants du broadcasting anglais

MARDI 25 NOVEMBRE

Manchester, 19.30. - « Sous le ciel de

Newcastle, 20.30. — Opéra et ballet russe.

MERCREDI 26 NOVEMBRE

Manchester, 19.30. — Comédie a A Butterfly on the whell n.
Belfæst, 19.30. — Musique russe.

JEUDI 27 NOVEMBRE

Toutes stations excepté Belfast. 20.20, Willie Roose présentera quelques bohémiens. VENDREDI 28 NOVEMBRE

Leeds-Belfast, 20.30. — Concert donné dans un puits de mine à 500 mètres sous

SAMEDI 29 NOVEMBRE

Londres, 19.30. — Musique militaire des Scots Guards. Belfast, 19.30. — Musique militaire du Lincolnshire Regiment.

Avant d'accuser un monlage d'être ((un clou)), vous êtes-vous demandé ce que ce montage, s'il pouvait parler, dirait de vos talents d'opérateur? Soyez patients. Les plus vieux routiers ne tirent jamais du premier coup le maximum d'un poste nouveau, même monté selon un schéma classique.

Rhéostats ordinaires Rhéostats Micro Rhéostats mixtes Potentiomètres Contacteurs Cadrans à lunette Spécialités Radio adoptées par MM. les constructeurs et les bonnes maisons de T. S. F.



E. HERBAY & Cie, constructeurs 24, Boulevard des Filles-du-Calvaire, PARIS Toutes Pièces détachées

EBONITE

Prix très modérés. Tarif Nº 9 franco COP, 52, rue des Archives, PARIS

RADIO HOTEL-DE-VILLE

13, rue du Temple, PARIS SELFS pr Reinartz, deuxième manière 28 50 — pour G-119 de « L'Antenne ». 48 TOUTES LES PIÈCES DETACHÉES POUR TOUS LES MONTAGES MODERNES ACCUS 40 AH.: 54 francs
00 AH.: 80 francs
Casque 2.000 garanti, 29 50. Thomson, 54 fr.
Poste à galène complet écouteur 2.000, 48 fr.
TRANSTUS B. F. 1/5: 20 et 25 francs
Nauveau tarif franco Expéditions radidas Nouveau tarif franco. — Expéditions rapides V. LECOMTE, 13, rue Gracieuse, PARIS (5°)

ENTENDUS POSTES

Postes entendus par M. A. Planès Py, à Montpellier, Antemne unifilaire 80 mètres. Détectrice à réaction primaire apériodi-

\$2.00mm 2.00mm 2.00mm

gue + 1 B.F

10 novembre. — 20.15, 1 f wa, v f 8 BF,
r9, entretenue pure. — 21.23, Cq, v f
8 AB, r9, ronflé 25 périodes. — 21.28, Cq
v 8 AP, r8, entretenue pure. — 21.32, Cq v
8 II, r6, ronflé. — 21.50, 8 AB v B7, r5,
ronflé. — 21.40, 0 ZZ v 8 QG, r8, entretenue pure. — 21.44, 8 SSU v 8 DE, r5,
ronflé. — 21.46, Cq v 8 GK, r5, ronflé.

11 novembre. — 20.30, Cq v 8 fs, r5,
entretenue pure. — 20.35, Cq v i 3 AF, r7,
ronué. — 21.30 ? v 4 AX, r5, ronflé. —
21.55 0 A? v 8 éu, r5, ronflé. — 21.58,
2 uu v 8 WAL, r6, ronflé. — 21.59, Tegt v
240 RE, r6, ronflé. — 22.55, Cq v 8 PA,
r7, ronflé. — 22.58, 8 PA v 0 II, r4,
ronflé. — 23.00 ? v 00 zz, r5, ronflé. que + 1 B.F

240 RE. r6, ronflé. — 22.55, Cq v 8 PA, r7, ronlé. — 22.58, 8 PA v 0 II, r4, ronflé. — 23.00? v 00 zz, r5, ronflé. — 12 novembre. — 21.13, 8 OS v 8 PS, r8, ronflé. — 21.15, ? v 8 BRG, r4, entretenue pure. — 22.01, Cq v 1 1AM, r4, ronflé. — 13 novembre. — 20.33. Cq v 4 RS, r5, ronflé. — 20.38, Cq v 8 SSU, r6, entretenue pure. — 20.38, Cq v 8 SSU, r6, entretenue pure. — 21.20, 8 SS v 3 nn, r3, ronflé. — 21.34, fu 2 NM v f 8 SM, r9, entretenue pure. — 21.38, Cq v i 3 RM, r6, ronflé. — 21.34, fu 2 NM v f 8 SM, r9, entretenue pure. — 21.38, Cq v i 3 RM, r6, ronflé. — 21.56, ? v g 2 ASH, r5, entretenue pure. — 22.33, 8 fm v 8 GL, r5, ronflé. — 17.54, 9 AD v 4 RS, r5, ronflé. — 17.55, Cq v 8 WAL, r4, alter, redressé. — 21.13, ? v 8 PS, r7, ronflé. — 17.55, Cq v 9 AB, r5, ronflé. — 20.39, Cq v 9 AB, r5, ronflé. — 20.52, Cq v i 3 AF, r4, ronflé. — 21.29, Cq v 8 XR, r5, entretenue pure. — 21.36, 6 vj v f 8 éu, r4, ronflé. — 21.38, 8 RV v 8 SM, r8, entretenue pure. — 21.38, 8 RV v 8 SM, r8, entretenue pure. — 21.50 ? v 4 SS r3, ronflé. — 22.16, ? v 24 YZ, r5, entretenue pure. — 23.25, Cq v 6 YB, r8, entretenue pure. — 23.25, Cq v 6 YB, r8, entretenue pure. — 23.25, Cq v 6 YB, r8, entretenue pure. — 23.25, Cq v 6 YB, r8, entretenue pure.

Liste d'indicatifs entendus par R. 041 à

Sotteville-les-Rouen, S. Inf. Récepteur utilisé : une détectrice à réac-tion + une basse fréquence ; antenne uni-

tion + une basse fréquence; antenne unifilaire de 25 mètres à 6 du sol.

Le 27 août. — 8 AZ, r7, 23.10. — 8 PA, à 24.40, r6. 8 EM, à 24.48, r8. — 8 FS, à 24.52, r8. — 8 Ui, à 1.10, r9. — 8 EK, r8.

Le 28 août. — 8 FU, à 20.05, r4. — 8 AV, à 20.07, r5. — 8 jW, à 22.40, r7. — 8 PP, à 23.05, r5. — 8 RS, à 23.10, r7. — 8 AH, à 23.15, r6. — 8 jF, à 23.5, r6.

Le 29 août. — 8 PQ, entretenu pure, à 21.45, r5. — 8 GR, GQ, à 22.20, r7. — 8 PP, à 22.35 r6. — 8 PQ, à 2.45, r5. — CQ de 9 AD, à 23.05, r8. — CQ de 8 GK, à 23.30, r8. — 8 NA, à 23.40, r4. — 8 jA, à 24.35, r5.

Le 30 août. — 8 CU, entretent pure, à 23.55, r9. — 8 PP, à 24.35, r5. — 8 PA, CQ, à 1 h., r6. — 8 PO, à 1.02, r4.

Le 1er septembre. — 8 RV de 8 EC, à 21.30, r4. — 8 FF, à 22.35, r5. — CQ do 8 RR, à 22.40, r7. — 8 UU, entretenu pure, à 23.20, r9.

Le 2 septembre. — 8 AL, à 21.15, r8. — 8 PA, à 21.17, r6. — 8 PU, à 21.15, r8. —

Le 2 septembre. — 8 AL, à 21.15, r8. — Ri, à 21.17, r6. — 8 UU, à 21.25, r5. — OK CQ, à 23.55, r5. — 8 UU entretenu, pure à 23.40, r8.

Le 3 septembre. — CQ de 8 PP, à 22.35, 3. — 8 FS, CQ, à 22.40, r5. — 8 UO, à 22.42, rg.

Le 4 septembre. — 8 AL, à 20.40, r6. — Le 5 septembre. — QRM violents. — Zéro. - MUXA, à 22.35 r4.

Le 6 septembre. — QRM assez forts. 8 SO, à 23.10, r6. — 8 DO en phonie appe lant 8 Dx, très bonne modulation, félicita-tions, à 23.15, r6. — 9 DR, r8, à 23.20. — Pi Ka, 23.30, r7. — CQ de 8 PP, à 23.35, r5. — 9 DU, à 23.50, r9. — zéro. — UM.A, à 24.00, r8.

Le 14 septembre. — CQ de 8 RG, à 23.55,

Du 14 au 20 septembre, pas d'écoute. Le 20 septembre. — CQ de 8 BN, entre-tenu, pure à 21.50, r9. — (Réaction décro-chée). — 5 AA, à 23.00, r4. — ARRL, à 23.50, r8. — 8 Ui, à 23.52, r7.

Le 21 septembre. — 8 RB, à r7. — Essai de modulation de 8 CN de 32.40 à 23.15; la modulation fut parfaite pendant toute

l'émission. Le 22 septembre. — 8 RB, à 21.20, r4. — 8 DQ, à 21.40, r4. — 8 ZM, à 22.20, r4. Le 23 septembre. — CQ de 8 PD, à 21.45,

Du 23 septembre au 2 octobre, pas d'écoule.

TOUS LES PETITS RESSORTS pour T. S. F.
Rhéostats, etc...
M. Bernard, Fabricant
21, Rue du Pont-aux-Choux, Paris
Représentant introduit, demandé

energy thanks of the

Le 2 octobre. — CQ de 8 Fi, à 23.04, r8. — CQ de 8 PP, à 23.05,r6. Le 3 octobre. — QRM violents, écoute dif-

ficile. — 8 RGR, à 2.25, r8.

Le 4 octobre. — 7ero RM de zéro UA, ent. pure, note légèrement vibrée, à 22.50, r8.

ent. pure, note legerement vibree, a 22.50, r8 à r9. — CQ de 8 EM, à 23.000, r8. — CQ de 8 LU, à 23.15, r9. Le 5 octobre. — 8 EU à 23.00 r9. — 8 CA à 23.30, r9. — 8 DN à 23.35, r8. — 8 ZU à 23.55, r9. (Cet amateur encombre l'éter de traits pendant 35 minutes pour enfin donner son indicatif.

Le 6 octobre. — 8 RR entretenu-pure à 20.54, r4. — 8 RG à 21 h., r6. — 8 SR entretenu-pure à 21.45, r6. — 8 AU à 21.50, r7. — Cq de 8 PP à 22.20, r8. — 8 RV à 22.25, r6. — 8 NS entretenu-pure à 22.27,

Le 7 octobre pas d'écoule. Le 8 octobre, — 8 ZM entretenu-pure à 21.40, r8. — Cq de 8 CM à 22.15 et à 22.22, 21.40, 76. — Cq de 8 CM à 22.10 et à 22.20, 76. — Cq de 8 BU à 22.30, 78. — S ii de 8 PP à 22.45, 75. — Cq de 8 RG à 22.50, r9 (QSC). — Cq de 8 ZM à 22.55, r4. — 8 Cqvvv de zéro OX à 23.30, r9. — Zéro OX de 8 RG à 22.35, r9. — Cq de 8 BU ou 8 DU (QSC). à 23.45, 17.

Suite du 8 octobre. 8 RS entretenu pure à 23.55, r9 - 8 WL à 24.00, r7 (G.S.S.).

8 RS entretenu pure à 23.55, r9 — 8 WL à 24.00, r7 (G.S.S.).

Le 9 octobre. — 8 F i entretenu pure à 20.05, r8 — Cq de 8 KK, à 20.45, r8. — Appet de 8 RM à 20.50, r5 — 8 RM de 8 RC à 20.52, r5 — Cq de 8 UU à 21.19, r6 — 8 DP à 21.30, r5 — 8 BQ entretenu pure à 21.35, r7 — 8 SJ de 8 RL entretenu pure à 22.20, r9 — ? de 8 DN à 22.24, r9 — 8 F i entretenu pure à 22.25, r8 — vvv de 8 PP entretenu pure à 23.45 et à 23.50, r9 — 8 BV 4 23.52, r8 — 8 RL à 23.54, r9.

Le 10 octobre. — Cq de 8 RL entretenu pure à 19.55, r8 (contre-manipulation gênante) — 8 RE de 8 RL entretenu pure à 20.05, r9 — 8 RL de 8 RE à 20.10, r9 — 8 VV de 8 GG à 20.50, r9 — 8 UU entretenu pure à 20.52, r8 — Cq de 8 VV, r9, à 21 h. — 8 VV de 8 GG à 21.03, r9 — 8 GG de 8 VV, r9, à 21.04 — 8 AS de 8 VV, r8, à 21.50 — Cq de f 8 ZM, r8, à 21.53 — 8 PS à 22.15, r7 — Cq de 8 PP, r7, à 22.25 (GRS) — 8 XS, r9, à 22.35 — l'amateur 8 VV nous inonde de Cq toute la soirée et pourtant ne manque pas de correspondants.

Le 11 octobre. — 8 PA, r8, à 22.50 — zéro OX, à 23.20, r8 — 8 AG, à 23.45, r9 — Cq de 8 DZ, r9, à 23.50 — 8 P i, r9, à 23.55 — 8 G i, r9, à 24.00 entretenu pure, note entrecoupée — zéro zz, à 01.05, r7 — Cq de 8 RV, à 01.20, r4 — 8 RV de ? entretenu

entrecoupée — zéro zz, à 01.05. r7 — Cq de 8 RV, à 01.20, r4 — 8 RV de ? entretenu pure, à 01.21, r5 — zéro 5 SA, à 01.25, r7. L'amateur 8 KK est prié de me donner

son adresse pour renseignements concernant ses emissions.

R. Perrier.

Ecoute de la soirée du 15 novembre, de 23 heures à 1 h. 30, le 16 novembre. Récepteur à une lampe, antenne trifilaire

de 40 mètres.

CQ de S4R, r4. — 8 RV de F8UM, r4. — ?? G54E, r6. — ABC de WGY, r2. — ?? G8AV, r3. — ?? 7AR, r3. — ?? (poste non identifié, terminant son message par: pipi KK). — CQ de 1C (cq a été répété 74 fois, l'indicatif de la station d'émission d'emission d'emission d'emission d'emission d'emission d'emission d'emission d'emission de manufacture de manufacture de la station d'emission d'emission de manufacture de manufacture de la station d'emission d'emission d'emission d'emission d'emission d'emission d'emission de manufacture de la station d'emission d'emission d'emission d'emission d'emission d'emission de la station d'emission de manufacture de la station d'emission d'emission d'emission d'emission d'emission d'emission de la station d'emission d'emission de la station d'emission de la station d'emission de la station de la station d'emission de la station de la station d'emission de la station d'emission de la station de la station de la station d'emission de la station de la station d'emission de la station d'emission d' 4 mois et encore la manipulation était mauvaise par suite, sans doute, de la fatigue de l'opérateur, il était difficile de disfinguer s'il manipulait 1c ou e0r), r6. — 4SS de 8AD, r3. — ?? G1WP, r4. — ARRL de 4AX, r6. — TEST de G5BV, r6. — ARRL de G6NF, r5. — ABC de WGU, r3. — ARRL de B4AX, r5. — ARRL de 2WY, r3. — 8LLO de ZGT, r4. — NST de 5LS, r4. — 23 nostes de rhonie pou identifiée per 1. 1 appears de rhonie pou identifiée per 1. 1 appears de rhonie pou identifiée per 1. 1 appears de rhonie pour identifiée per 1. 1 appears de rhonie peur identifiée per 1. 1 appears de rhonie peur identifiée per 1. 1 appears de rhonie peur 1. 1 appears de la fatigue de la fa 3 postes de phonie non identifiés, r: 1 en-

Jean BRAULT, Isigny-sur-Mer.

Liste d'indicatifs reçus ici à Nancy sur antenne 3 fils 50 mètres très peu élevés,

sur une scule lampe:
9 novembre 1924. — Vii de 8 éo — Cq
de smzy — Cq de 8 ém — Cq de 8 gp —
8 ém de 5 ug — 8 hsm de 8 éu — Cq de

8 wl.

10 novembre 1924. — 4 aa de 2 od — 4 HH
de 2 No — 7 fwa de 8 bf — 2 nc de 1 Na
— abc de wgh — Cq de 1 φ kz — Cq de
8 ab — 7 ec de 8 ii — 1 φ kz de 8 cm.

11 novembre 1924. — Cq de 8 rbr — ? de
8 ir — 8 rer de 8 gl — 8 év de φ — Cq de
4 uu — φ ren de 8 ro — ? de 8 fs.

12 novembre 1924. — 8 gk de 4 ss —
8 gp de fH 9 ad — Cq de 8 wal — Cq
de 8 ud — 8 uk de 8sg — 8 pa de 8 br.

13 novembre 1924. — Cq de 8 sd — Cq
de 8 ssc — Cq de 8 ssu — 8 dc de 8 dn
— φ os de 8 brg — Cq de 3 cv — φ aa de

de 8 ssc — Cq de 8 ssu — 8 dc de 8 dn — φ os de 8 brg — Cq de 3 cv — φ aa de 5 ox — Cq de 4 r — Cq de φ ms — 8 ud de 1 φ aa — ? de 8 sm — ? de 8 llo. 16 novembre 1924. — Cq de 8 mg — Cq de 8 gi — 8 ns de 8 du — fn φ gc de 8 mg — Cq de 8 qg — arrf de g 2 dx. 17 novembre 1924. — 8 em de 4 ss — ? de 8 pa — 8 ns de 8 gh — Cq de b 4 au. 18 novembre 1924. — ? de 8 zm — Cq de 8 ct — Cq de 8 sm — 8 hso de bd. Tous ces amateurs sont recus avec une

Tous ces amateurs sont reçus avec une force de r6 et 7.

Indicalifs entendus par M. Lemoine, à Chalons-sur-Marne

Châlons-sur-Marne:

14 octobre. — 9 EHB de f 3 XO. — Test de
4 RS. — . . f 8 MU r7. — 4 RS de 8 DS. —

CQ de f 2 XO. — 2 MC. — f 2 XO de f 8 DS.

— 2 MC de 4 RS. — CQ de 4 QS. — CQ de
8 WAL. — MH de 8 BN. — 8 WAL de 8 DS.

— CQ de 8 WAL. — 4 A de g 8 WJ. —

8 WAL de 8DS. — g 2 NM. — 8 TM v 8 DF.

— g 2 SZ.—8 FS. — CQ de f 8 SM.—8 FS de
8 BN. — 2 AA de 5 BU. — Phonie de ?

(lâchez la ficelle). (lachez la ficelle)

24 octobre.—8 FG. — f 8 ZZ.—CQ de 8 DS. — 8 ZZ de 8 DS. —8 FS. — CQ de f 8 SSU.— 4 KO. — a SSU. — a DS. — 8 BRG de 8 MN-— CQ de f 8 BF (hams to zealan). — 8 MN de 8 BRG (rue du Moulin). — 8 GL.
r 8 CB de g 2 OD r8. — CQ de 8 WAL.
4 AA de g 8 WJ. — 8 VV de 8 FS.
25 octobre. — Tafay de f 8 SM.
20 octobre. — g 2 OD. — 2 OD. — T 4
BS — 2 SM de g 2 W — SAA de g 2 SH.

4 RS. — 2 SM de g 2 W.— SAA de g 2 SH.—

4 RS. — 2 SM de g 2 W.— SAA de g 2 SH.—
4 AA de [8 FZ.
23 octobre. — 8 SSU. — 4 AA de 8 BF (try
agn ten i). — Test de g 2 OD. — 7 4 A de
g 2 WJ. — CQ de 1 JW. — POZ. — 1 JW
de 8 DS. — 4 AG de g 2 OD. — 8 QS de 8 CZ.
— g 2 NM. — g 5 SI. — z 4 AA de 4 N. —
G 5 NN. — z 4 AA de g 5 NM. — N 7 de
g 5 BV. — 5 LF. — CQ de 1 FP. — CQ de
8 DS. — f 8 ZZ. — Téléph. allemande r9. —
CO de 8 DS. — 4 MK. — 8 DS de I 1 FP. —

8 DS. — f 8 ZZ. — Téléph. allemande r9. — CQ de 8 DS. — 4 MK. — 8 DS de I 1 FP. — NV de g 8 WJ. — I 1 FP de 8 DS. — 4 AG de g 8 WJ. — z 4 AA de w 5 NN.

26 octobre. — ARRL de I 1 JW. — 1 JW. — 2 WY de f 8 PS. — g 2 S 7. — 8 BF. — I 1 JW. — CQ de 8 é Ü. — 1 JW de f 8 DS. — 8 é Ü de 8 DS. — g 5 SI. — 8 DS de 8 é Ü. — 4 AA de g 5 NN. — ARRL de f 8 é Ü. — g 5 BV. — 2 W de g 2 FV. — 5 MX de 11 M 5. — 4 AG de g 2 OD. — 4 AA. — 1 CQ de 2 FN. — 8 SM de 1 JW. — CQ de f 8 MN. — 5 NN. — CQ de 8 BC. — CQ de f 2 MN. — SDS de 8 BG.

18 MM, — SNN, — CQ de 8 BG. 28 octobre, — 1 XAV v g 2 OD. — z 4 AA v f 8 FZ. — . . v 8 BF. — ARRL v 5 SI. — 4 AA v g 2 NM, — 4 AA de 8 FJ. — 1 DO. — 1 MY de g 3 W. — 4 AG de 2 OD. —

- 1 MY de g 3 W. - 4 AG de 2 OD. g 2 NM. - 5 LF.
29 octobre. - 2 AN de g 2 OD. - ABC de
WIGH. - 4 OS V 8 DS. - ARRL V 2 CM.
- CQ de 8 SSU. - 1 SSU V 8 DS. - NZ de
g 2 OD. - 7 N V g 2 N. - CQ de f 8 M.
- z 4 AA V g 5 NN. - Test V g 5 NN. 2 FN de f 8 XN. - NZ V g 2 WJ. - CQ de
8 AB. - g 8 WW. - 2 VW de f 8 PS. 8 DS de g 2 W.
31 octobre. - ABC. - V WG. - WCH. CQ de f 8 AB. - NZ V European 2 CM. g 5 QV. - 2 OD. - NZ 4 AA V 2 WJ. -

g 5 QV. — 2 OD. — NZ 4 AA v 2 NJ. — NZ de g 5 NN. — 4 AN v g 6 TN. — 3 NM

Envoi Catalogue M contre 0 fr. 25 — Test de f 8 é U. — i 1 er. — i 1 ER de f 8 DS. — g 3 WJ. — nz 4 AK v 8 AB. — ARRL v 8JU. — 5 MX. — 4 AA de i 1 ER. — ARRL v 8 DS. — 4 AK v g 2 NM.

T.S.F. 242, Faubourg Saint-Martin, Paris

TOUS POSTES ET PIECES DETACHEES
pour toutes longueurs d'ondes
Gros --- Détail

Monsieur,


Je vous prie de publier la liste suivante

d'indicatifs entendus :
Indicatifs entendus par R 038 — RA de Saint-André, 157, boulevard de la Villette, Paris (10°). — Antenne dans une cheminée (10 mètres). — Récepteur Flewelling modifié en désaccordé + une BF. — Selfs à une coule couche. une seule couche.

Le 5 novembre 1924. — 21.50, 8 rbr de 8 rgt. — 21.60, Smyv de 8 fg. — 22.40, cqf 8 wz, puis 5 rz gf 8 uz. — 8 II de 8 gi — znsm de C 7 « brussels » — smyy de 8 wk — 8 co de 8 hsm — 8 hsm et 8 co de 8 hsf — f 8 bu « best dx » — abc de wgh r6 — vvv poz. r8 — 8 fm de 8 hsm —

cq 8 ém puis cq 8 go.

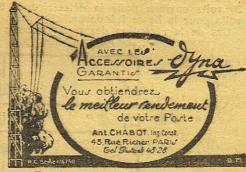Le 6 novembre 1924. — 23.00, cq f 8 di
— cq f 8 sn — cq f 8 ro (?) — vvv poz. Le 7 novembre 1924. — 23.10, cq 8 gp pse gsl au Connerré (Sarthe). — 23.12, n zéro 7 de f 8 ni. — 23.15, g 2 wz. — 23.20, 1 sf ug 6 tm (mgbt). — 23.30, cq de « O » 4.



Envoi du catalogue contre 1 fr. 25

- 23.30, 8 hsm de f 8 éu (emplacement du - 23.30, 8 hsm de 1 8 eu (emplacement du manipulateur), λ 124. - 23.31, 8 éu ff 8 hsm de eu (bentiments très cordiaux). - 23.32, 3 hsm de éu (bonne nuit). - 23.33, u 1 gv (mght). - 23.48, 5 ty (?) de g 2 wd (λ 105). - 23.50, 0 6 de c 7. - 23.51, abc de wgh. - 23.52, (canadien), 1 ar (u). - 23.53, Smzy de 5 ox. - 23.54, (?) de 2 fu (message avtra, ranidal, terminá custilát, que com extra rapide! terminé aussitôt que comextra rapide! termine aussient que commencé). — 23.55, 5 at 'can u give ?... what capacity in smoothes ?). — 23.57, 8 sr. — 23.59, 8 gi (grm ?). — 00.00, 0 zz de 8 éu (pse gru ?), r8. — 00.02, 8 ip de 10 kz, r9. — 01.00, abc de wgh — smzv de g 5 ox. Le 8 novembre 1924, — 20.15, cq et 8 az de 6 g m r? (henve 3 cm). de f 8 sm, r7 (bravo 8 sm !). — Après 23.00, 8 llo — in nst de h 9 ad — cq de 8 rbr — 8 rbr fh 9 ad — oq f 8 ü — cq 3 qk — 8 ab ff 8 hsm 4 rv (" ici Bruxelles, vs êtes reçu sur 2 lps ") — 8 wi — 8 ssu de 8 ck, r4 — b 7 — cq f 8 ab (est-ce le vrai ? il était ici r5 seulement) — 8 ém, r8 — cq f 8 ns (note excellente) — 8 if f8 ni (gsa but grm) — 8 sm ff 8 hsm — cq de 8 ns — cq grn) - 8 sm ff 8 hsm - cq de 8 pp - cq de 0, r1 — ain de 8 ém — 0 zz — 8 pa ff 8 hsm (grk, r9) — 1 sr — 8 qb — g 5 nn 8 hsin (grk, 19) — 1 sr — 8 qb — g 5 nn de f 8 pa — cq 8 gk — cq dc 10 kz, r8 — 8 ii de 0 re — 0 zz nf 8 ém — cq de f 8 xh — da 8 de f 8 bf (a best 73' s... u and noizeux am... with new Zealand, da 8

8 DP r6, — G 6 TM r4. — 5 SI r3. — 8 PA. — 4 RS r6 2 lampes, — 8 WAL r4. — 8 RM r5. — 5 MO r6. — 6 NF r6, — 8 ZZ r5. — 5 NA r4. — 8 ZUT r5. — 2 CNF r5. — 8 FK r4. — 7 RA r4. — G 6 GM r5. — WGH r3. — G 2 MN r6. — 6 A r6. — 8 CN r3. — 5 RZ r6. — 4 QS r4. — 5 SZ r5. — 8 PD. — 6 TD r6. — 5 FS r5. — 8 VV r6. — 8 JBL r6. — 8 ZM r6. — G 2 JU r6. — 2 LZ r6. — 3 CM r6. — ABC de WGH r5. — F 8 IWZ r5. — 8 PP r6. — 8 PD r7. — 8 WU r5. — 9 AD r6. — 8 PA r6. — 0 BA r7. — 1 ZZ r5. — 2 CC r5. — 8 CM r4. — 8 FM r6. — 1DO r7. — 1HT r6. — 8 EM r6. — 8 AG r5. — PH ouie anglaise ?? — 8 FO r7. — 8 WAL r5. — 0 SK de 8 EX r6. — 5 MA r4. — 8 JMM r5. — 2 mission sur bobine Gauma (réclame non payée). — 8 BZ r5. — F GI r7. — 8 OK r3 phonie. — 8 LR r6 phonie. — 8 YX r5. — G 50 X r5. — G 5 MA r6. — 8 SM r6. — (réception sur antenne intérieur). — 8 EU r6. — 15 D r6. G 50 A 75. — G 5 MA 76. — 8 SM 76. — (reception sur antenne intérieur). — 8 EU r6. — 8 HSM r4. — 8 FI r6. — 1 FP r4. — 8 LU r6. — 6. — 8 SG r3. — NOY r4. — 5 SZ. — 0 RB r5. — 8 DX r6. — Le 5 novembre appels de F 8 AU à 7 matin r6. — 9 AD r5. — 8 NAK r5.

QSL sera evoyé sur demande à tous les émetteurs qui ont été reçus ici.

A. FAURE Le Rainey (S.-ct-O.)

= DYNA =

Toutes les pièces de la grande marque emandez le catalogue unique en son gent DESFORGES, le GUETIN (Cher)



Véritable DUOLATERAL A. L.

LE MIEUX FAIT

LE MOINS CHER LE SEUL GARANTI

EN VENTE PARTOUT

RESULTAT CERTAIN SUR PETITES ONDES


 SUPPORT 2 BOBINES
 manches de commande
 17 fr. 10

 SUPPORT 3 BOBINES
 —

 20 fr. 15

Catalogue sur demande aux

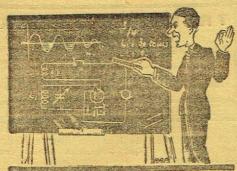ETABLISSEMENTS A. L. 11, avenue des Prés, LES COTEAUX DE ST-CLOUD (S.-et-O.) PRIX SPECIAUX POUR REVENDEURS



Dans les Radio-Clubs:

Aux amateurs sanfilistes

Nous informons tous les sansfilistes qu'un Radio-Club va prendre naissance pour la région

Son but sera la vulgarisation de la T.S.F.

Son but sera la vulgarisation de la 1.5.r. au moyen de conférences et d'expériences effec tuées par les membres de l'association.

Les personnes désireuses de nous henorer de leur présence sont priées de se rendre à la première réunion qui aura lieu le mercredi 26 novembre à l'Ecole de l'Ouest (rue de L'Egalité à Vincennes), a 20 h. 30.

Le Comité Fondateur.

Radio-Club du Sud-Est Parisien

Affilié à la Sociélé Française d'Etudes de Télégraphie et de Téléphonie sans Fil

Siège social : 171, Boulevard de la Gare, Paris (13°) Secrétariat technique : Jean Davoust, 4, rue d'Orléans (14°)

La prochaine réunion du R.-C du S.-E. Parisien, aura lieu le lundi 1er décembre, à 2 h. 30, 71, avenue Philippe-Auguste (Métro Nation).

Nous invitons cordialement toutes les personnes s'intéressant à la T.S.F. à assister à cette réunion

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 17 NOVEMBRE 1924

La séance est ouverte à 21 h. par M. Caucé, en l'absence du président, M. Vatinet, excusé. 21 membres sont présents. 3 nouveaux membres sont admis : M. Ro-bert Wilhelm, M. André Baquet et M. Léon-C. Luyten.

Luyten. Ce qui porte l'actif de la société à 40 meni-

Après les formalités d'admission, M. R. Val-housquet prend le manipulateur pour le cours de lecture au son, pendant près de trente mi-nutes. A ce sujet, nous engageons les jeunes gens se destinant au 8º génie et les amateurs aspirants émetteurs à se faire inserire au R.-C. du S.-E. Parisien pour suivre ces cours. Le R.C.S.E.P. se chargera de propeser ces mem-bres au régiment auquel ils désirent se voir affectés.

M. Jean Devoust donne ensuite connaissance

affectés.

M. Jean Devoust donne ensuite connaissance de la lettre de M. Pierre Louis, remerciant le R.C.S.E.P. des felicitations acressées au sujet de sa liaison bi-latérale avec un amaleur néozélandais; ainsi que d'une lettre adressée au R.-C. par la S.P.I.R.

M. Jean Davoust annonce ensuite que M. Fayon, conseiller municipal technique, nous a offert une petite couronne de fil électrique; M. Fayon peut procurer aux membres du R.-C. des lampes téléfunkers pour 12 fr. 50.

Le cours d'électricité commence à 22 heures, M. R. Valbousquet remercie l'Institut Normal électrotechnique, 40, rue Denfert-Rochereau, pour le cours spécial que l'Institut a bien wallu donner au R. cents.

Voici la liste des maisons consentant des remises aux membres sur présentation de leur carte:

Institut Normal Electrotechnique, 40, rue Den-

Institut Normal Electrotechnique, 20, rue Denfer-Rochereau, 10 %.
Rihet-Desjardin, 10, rue des Usines, 10 %.
Brunet, 30, rue des Usines, 10 %.
Nous remercions M. Lévy, Etablissements
Labor, 25, boulevard Arago (13°), des deux
blocs de piles qu'il a bien voulu donner pour
le laboratoire.
La séance est levée à 22 h. 40.
Le secrétaire technique : Jean Davoust.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMPTE DU 15 NOVEMBRE 1924 Le comité réuni en séance le 15 courant a discuté sur l'organisation de la société et sur le programme des séances.

L'érection d'une bonne antenne à la salle de réunion a été décidée.

Pour le comité : Le secrétaire technique : Jean Davoust.

OCCASIONS A SAISIR

Pièces détachées pour postes émetteure Catalogue sur demande G. GASTINI, Sainte-Anne-d'Auray

Radio-Club Sud-Parisien

Siège social : Annexe Maine de Montrouge : 32, Grande-Rue Séance hebdomadaire du 13 novembre 1924,

ouverte à 20 h. 45.

Présidence: M. Bourgagnat, président.

Trente-cinq sociétaires présents.

Lecture du procés-verbal de la séance précédente qui est adopté et lecture de la correspondance par M. de Zitter.

M. Bourgagnat rend compte de son examen officiel, passé avec succès le matin même aux

IL S'IMPOSE...

Il concourait pour la première fois, et cependant il a obtenu la médaille d'or.

Le GK 12 est sans contredit le plus parfait appareil de réception connu.

G. KILFORD, ingénieur-constructeur' E.C.P. 21, rue de Villeneuve, à CLICHY (Seine) SALON DE L'AUTOMOBILE -- STAND 51

fins d'autorisation; l'indicatif de la Société sera accordé d'ici une quinzaine de jours. Il expose aux membres l'état des travaux du redresseur à haute tension et espère avoir terminé les travaux pour la fin du mois.

M. Saintesprit fait ensuite un exposé très clair sur le lougionnement de la lemme et la deler.

Al. Samtesprit lait ensure un experimentale d'une lampe et la determination expérimentale d'une caractéristique de plaque d'une lampe ordinaire.

L'expérience d'étalonage fut faite à la suite de son exposé.

M. Bourgagnat explique ensuite le fonction-nement du dispositif superhétérodique et donne le schéma et les données relatives à un mon-tage de ce type pouvant être fait par un ama-Après quelques échanges de vues sur quel-

ques sujets techniques, les membres se sepa-rent en se donnant rendez-vous pour le diman-che 16 novembre, au Bourget, afin de visiter la station des avions, conformément aux déentreprises à cet effet par MM. de

Zitter et Saintesprit.

Deux nouvelles adhésions sont enregistrées.
Séance levée à 22 h. 10.

Le Secrélaire.

P.-S. — Le Comité informe les amateurs isolés que les réunions ont lieu tous les jeudis, à 20 h. 30, 32. Grande-Rue, à Montrouge, Salle

de la Justice de Paix.

Tramway: Porte d'Orléans-Porte de Saint-Cloud, arrêt rue de Bagneux.

Jeudi 23 novembre: Données pratiques pour l'établissement de lampes HT et BT, M. De Zitter; La détection par lampe, M. Nys.

Séance hebdomadaire du 20 novembre 1924 La séance est ouverte à 21 heures par M.

Bourgognat, président.
Tous les membres du Bureau, sauf M. Guillet, malade, sont présents.
M. De Zilter, secrétaire technique, donne le compte rendu de la dernière séance qui est

Lecture d'une lettre de remerciements de la

Lecture d'une lettre de remerciements de la Mairie de Montrouge pour le don du posle fait à la Caisse des Ecoles.

M. De Zitter fait ensuite sa conférence sur les données pratiques relatives à la construction des transfos basse tension et haute tension; il donne des précisions et des connées fort intéressantes au sujet des différentes données de ces appareils,

L'heure tardive oblige le conférencier à remettre la suite de son intéressante causerie à huitaine.

Après un projet de dîner amical qui aurait eu le mois prochain, la séance est levée à

Le Président, Bourgognat.

GALÈNES EN GROS

naturelle, petite cristallisation

ZINCITE EN GROS

PARIS-RADIO

Concessionnaire direct de Mines 2, rue Manuel, 2 PARIS

Téléphone: Trudaine 52-09

Radio-Club Garennois Séance du 12 novembre 1924

Après l'habituel cours de lecture au son de M. Danière et le cours d'électricité de M. Coutelet, M. Terrasse a présenté un redresseur à lame vibrante entièrement construit par luimême. Après un essai parfaitement concluant, les explications très détaillées qu'il nous a fournies nous ont démontré que le montage de cet appareil est à la portée de tous les amateurs.

ordre du jour de la séance du 19 novembre 1924. — 21 heures : cours de lecture au son par M. Danière ; 21 h. 30 : cours pratique de montage par M. Lagrue ; 22 h. 15 : cours d'électricité par M. Coutelet ; courant alternatif.

Notre secrétaire traducteur M. Drouard nous donnera ensuite lecture des articles de revues

étrangères nous intéressant particulièrem Le Secrétaire.

Séance du 26 novembre 1924

21 heures : Cours de lecture au son par

M. Danière.
21 h. 30 : Cours pratique par M. Lagrue.
22 h. 15 : Cours d'électricité par M. Coutelet.

Courant alternatif. Présentation par M. Domergue d'un poste 119 bis construit par lui-même.

www

Le Secrétaire, H. Damière.

Radio-Club Bourguignon

Les membres du Racio-Chib Bourguignon sont avisés que l'assemblée générale annuelle aura lieu le mardi 2 décembre 1924, au siège social, 37, place du Transvaal, à Dijon, à 20 h. 30 très précises.

Il est rappelé qu'à cette assemblée la présence de tous les sociétaires y est indispensable. En conséquence, ils sont instamment priés de hien vouloir y assister en vue de la clôture

de bien vouloir y assister en vue de la clôture

ABONNEMENTS:

France et Colonies...... 22 fr. Etranger...... 29 fr. SIX MOIS

France et Coionies...... 12, (r. 16 fr. Etranger.....

de l'exercice 1921 et de l'élection du Bureau

Amateurs dijonnais et de Bourgogne, faites partie du Radio-Club Bourguignon. Plus vous serez nombreux, plus la radiophonie se développera. Cotisation: 24 francs par an, remboursable par remises chez les fournisseurs. Pour tous renseignements, s'adresser les mardi et jeudi, a 20 h. 30, au siège social, 37, place du Transvaal, à Dijon, ou écrire à son président, M. Godenêche, 22, rue Charrue, à Dijon.

Radio-Club de Bordeaux

Assemblée du 24 octobre 1924

La séance est ouverte à 9 heures par M. Prade, président. Vingt-cinq membres sont pré-

M, Prade remercie de son élection l'assemblée qui a bien voulu lui accorder sa confiance. Il rend hommage aux grands et nombreux Il rend hommage aux grands et nombreux efforts, malheureusement pas toujours couronnés de succès, du Comité sortant, et se propose de suivre son exemple, durant son mandat, sur la route que ce dernier lui a ouverte. Il passe ensuite à un projet de Concours de Réception qui aura lieu au printemps prochain dans la banlieue bordelaise, avec poste à 2 lampes haute fréquence, sur antenne unitation.

dans la banieue bordelaise, avec poste a 2 lampes haute fréquence, sur antenne unifilaire de 100 mètres de long et de hauteur approximative de 15 mètres.

Pour terminer la séance, M. Tourrou, exvice-président du Club, fait une scientifique et très intéressante causerie sur :

Les Contrôleurs d'Ondes;
Les Ondes très courtes (7 mètres), leur mesures

sure;
Aperçu général sur la multiplicité des postes;
le peu de différence entre leurs longueurs
d'ondes respectives; le nombre toujours croissant des montages de réception; la diversité
d'appareils et d'accessoires créés et vendus
dans le commerce; les variations dues au
chauffage et au couplage; difficulté de trouver
des points de repère précis étant données tou
tes ces causes de variation, d'où nécessité d'un
appareil permettant cette recherche et donnant
des résultats pratiques et certains;

es résultats pratiques et certains ; Etude des coefficients de Self induction, mutuelles positives et négatives ; nécessité des mu tuelles négatives dans les circuits autodynes, unité électromagnétique de self induction ; ap-plication de ces unités aux ondes de 7 mètres

lication de ces unico.

23.000 mètres;
Etudé de la résonance; comparaison entre e mode de variation de l'intensité dans un circuit alimenté par du courant continu ou par du courant alternatif; variation de la pulsation, circuits en phase; phénomènes de résonance de la pulsation.

nance;
Les Hétérodynes : leur principe ; hétérodynes considérées comme circuit de batlement pour la réception des ondes entretenues; la méthode des mesures des circuits par leur point zéro ; les harmoniques, leur nombre, les différences de plus en plus petites entre eux ; étude jusqu'au septième ;
Les Contrôleurs d'ondes à étincelles : leur principe, leur emploi, la difficulté d'appréciation des maxima à cause de l'étal ;
Les Contrôleurs d'ondes basses sur les mutuelles et la résonance : leur simplicité de construction, leur prix de revient ; netteté et précision de leur emploi ; mesure absolue et constante des longueurs d'ondes;
Les Ondes très courtes : l'étude de ces ondes ayant déjà été faite dans une réunion anterieure, il n'a été exposé qu'un aperçu sur le mode de propagation le long des fils et que l'application des méthodes des mesures, mesures aux fils de Lecher et au Contrôleur d'ondes.

Celle causerie a été accompagnée d'expériences se rapportant à chacun des circuits étudiés, expériences très blen réussies.

La séance est levée à 10 h. 30. Le Secrétaire général, R. Dagnas.

PLANTAGENET

plus discret

nour ne pas irriter les constructeurs, ne men pour ne pas irriter les constructeurs, ne men-tienne plus leur marque ici, mais les vend tou-jours au-dessous des prix Radioblocs moitié prix, lampes émission 20 fr. Réception 16 fr. Radiomiero 32 fr. Cond. var. 1 mil. 22 fr. 6, rue des Patriarches. Tarif illustré franco.

Expéditions suspendues

Radio-Club de Courbevoie 69, Quai de Courbevoie - Courbevoie (Seine)

Compte rendu de la séance du 20 novembre 1924 La séance est ouverte à 21 heures. Lecture du procès verbal de la séance pré-

cédente.
Cours de lecture au son par M. Carré. Suite des essais de montage avec zincite. Plusieurs montages ayant été réalisés par M. Chady n'ont pas donné encore de résultats probants. La discussion est ouverte avec les différents clubs que la question intéresse.

Lin ancien essai fait sur fibro-ciment lequel

Un ancien essai fait sur fibro-ciment, lequel n'a donné aucun résultat concluant, est abaudonné, ces essais ne pouvant donner aucune solution utile et applicable.

on procède ensuite aux essais du montage Ménars réalisé par un membre du Club. Il a été confirmé en cours d'essais que les bobina-ces n'étaient pas proportionnés. L'amateur se ges n'étaient pas proportionnés propose de les modifier et présenter à nou-veau ce montage intéressant.

Approbation du procès-verbal, La prochaîne réunion aura lieu le 27 novem-ce 1924. Ordre du jour : Cours le lecture au son; présentation d'un appareil monolampe pour ondes courtes; cours d'électricité pralique.

La séance est levée à 23 h. 30. H. SALEILLES.

Procès-verbal de la séance du 13 novembre 1921 La sépace est ouverte à 21 heures sous la présidence de M. E. Lhomme.

Lecture du compte rendu de la séance pré-

cédente. Presentation d'un redresseur tension plaque a deux valves par un des membres. Description et schéma de l'appareil et mise en fonctionnement sur le courant du secteur (alternatif 50 w.). Accouplé avec une lampe à réaction, il nous a permis de recevoir très puissamment toutes les émissions parisiennes sans aucun, ronfiement.

Continuation des essais sur les montages

Zincite.

La séance est levée à 23 h. 30.

Le programme de la prochaine réunion est fixé comme suit :

Présentation et essai du montage de M. Ménars réalisé par un membre du Club;

Cours de lecture au son;

Continuation des essais sur la Zincite.

L. Chady.

www AVIS AUX JEUNES GENS DE LA

CLASSE 1925 Le Conseil d'administration, dans sa séancé du 6 novembre, a décidé de recevoir jusqu'au 10 décembre, dernier délai, toute inscription des jeunes gens de la classe 1925 désirant faire teur service dans la radio (Génie-Marine, Transmissions). Les elèves désireux de suivre nos cours pourront écrire à M. A. Pialot, directeur géneral, 4, rue de la Victoire, Paris (10°).

D'autre part, le Conseil remercie chaleureus sement M. Raymond Henrard, sous-lieutenant, chef de Réseau Radio au 8º Régiment du Génie A. F. B. et ancien élève de notre Ecole, pour sa conférence qu'il a donnée le mercredi 15 octobre dans notre cours de Radiogométrie, 11, rue d'Argenteuil, à 20 h. 30

Le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration.

Radio-Club du Midi Siège social : 48, rue Paradis, Marseille

Cet important groupement d'amateurs de T S. F., après la période des vacances, vient de reprendre ses seances régulières de tous les jeudis, à 18 h. 30, à son siège.

Après trois années d'existence, le Radio-Club du Midi compte actuellement 160 adhérents et es situation financière est florissante.

du Midi compte actuellement 160 adhérents et sa situation financière est florissante.

Le Bureau, composé de M. André Leblanc, président; MM. Bonnard et Mirzayantz, vice-présidents; M. Lombard, trésorier, et M. Richelme, secrétaire, a réussi à mettre sur pied tout un programme d'action pour l'année 1925. En outre des expériences et auditions, ce programme comporte une série de conférences dont l'ensemble constituera un cours complet de T. S. F. Le siège possède une antenne de 60 mètres et un ensemble complet de réception. Une permanence va être instituée et permettra aux amateurs de s'entr'aider en les mettant en relations fréquentes et acquérir ainsi tant en relations fréquentes et acquerir ainsi les connaissances pratiques et techniques né-cessaires pour obtenir le rendement maximum

de leurs appareils.

Rappelons que les adhésions, ou toutes de-mandes de renseignements, doivent être acres-sées au secrétaire, 46, rue Nau, à Marseille.

Le Secrétaire

Radio-Club de la Côle d'Azur

Radio-Club de la Côte d'Azur

Le Radio-Club de la Côte d'Azur réuni en assemblée générale le 9 novembre 1924, après avoir entendu une circulaire émanant du Syndicat professionnel des Industries Radio-Electriques, émet le vœu suivant :

« 1º Que le gouvernement assure par l'application du décret du 24 novembre 1923 le ceveloppement de la radio-Giffusion française;

« 2º Que dans le plus bref délai possible toutes autorisations soient accordées dans le caura du décret pour la création de postes de radio-diffusion, conformément aux dispositions établies à l'unanimité par la commission interministérielle de T.S.F.;

« 3º Que le Gouvernement répondant aux vœux des 600.000 Français qui s'intéressent déjà à la T.S.F., favorise ainsi le développement de la Téléphonie sans fil française;

« 4º Que la téléphonie sans fil française ne soit ni un monopole d'Etat ni un monopole privé qui ne saurait qu'entraver son libre gesor. »

Cette motion a été votée à l'unanimité.

Nous espérons que le gouvernement voudra
bien tenir compte de ce vœu dans la mesure
compatible avec la sécurité nationale.

Radio-Club de Calais

Les réunions mensuelles du Radio-Club de Calais deviennent de plus en plus intéressantes et sont suivies par bon nombre d'adhérents.

A la réunion du marci 2 septembre un membre du Comité, M. Louis Cordier, a présenté un poste à deux lampes de sa construction. Ce poste a le mérite d'être complètement enfermé deux un poste à deux lampes de la lampes et dedans un colfret y compris les lampes, et de-vient par suite très portatif; il a conné d'excel-lentes auditions au casque, très fortes et très pures, des différents radio-concerts, des félici-tations furent adressées à M. Cordier pour, l'heurouse disposition de ce poste et les résul-tats entenus

l'heurouse disposition de ce poste et les résultats obtenus.

A la réunion du mardi 7 octobre, M. Capoul, membre du Radio-Club, et électricien à Calais, avait sollicité l'autorisation de faire présenter, par la société « La Radiophonie Française » un poste à 4 lampes « L'inno-Radio ».

Après la présentation de ce poste et explications sur le fouclionnement et les réglages, on passa à la pratique : quelques écoutes furant faites au casque de différentes longueurs d'ondes, des expériences de réglages et de sélectionnement eurent lieu jusque 22 heures, heure à laquelle il nous fut donné d'apprécter la réelle sélectivité du poste, qualité de plus en

La monolampe "LECOQ" regoit tous les concerts français et étrangers

ments sur eau et gaz. Avant d'acheter, venez les écouter chez

Maurice LECCO, constructeur T. S. F. 23, rus de la Cristalicrie, PANTIN Trams 21 et 29 A

Réferences incomparables Médaille d'or --- Paris 1924



plus recherchée dans notre région où Radiola

plus recherchée dans notre région où Radiola est si souvent gêné ou même couvert par Chelmsford; une cellente audition en haut-par-leur ravit les amateurs par son extrême pureté. Pendant l'audition, Chelmsford fut éliminé de Radiola au gré de l'opérateur par le simple jeu du couplage.

Enfin chacun partit avec la satisfaction d'avoir vu et entendu fonctionner un poste excellent qui doit ses qualités à une construction de pre-mier ordre et à des condensateurs et transformateurs construits sur des données nouvelles. Acutons que ce poste peut être transformé à volonté au fur et à mesure des découvertes cu progrès, grâce à des connexions en gros fils sus et droits et à un accès facile à tous les organes. organes.

Radio-Club du Raincy

Compte rendu de la réunion du 14 nov. 1924 La séance est ouverte à 20 h. 30 par M. Bailliez, président.

Sont présents : AM. Régnault, Bottin, Gosset, Chaudré, Ricois, Beausire, Alimindi, Créténier, Faure et Chaillet.

Faure et Chaillet.

A l'occasion de la reprise régulière des réunions bi-mensuelles de notre club, nous avons le plaisir d'enregistrer les adhésions de deux nouveaux membres aclifs.

"Le Conseil d'administration décide d'adresser une lettre de remerciements à la Municipalité pour la subvention annuelle qu'elle a bien voulu accorder à notre société.

Nous passons ensuite aux essais du jour :
1º Nous avons assisté au montage d'un poste Bourne qui nous a donné les meilleurs résultats sur petites longueurs. Réception de plusieurs amateurs.

2º Expérimentation d'un poste à super-réac-

tion du Dr Titus Konteschweller dont les résultats ont été surprenants. (Réclame non

Les membres du R.C.R. remercient également les fabricants qui ont bien voulu apporter concours à l'organisation de notre labora-par l'envoi de quelques appareils et ac-

Prochaine réunion le vendredi 28 novembre, à 20 h. 30.

Présentation d'un poste deux lampes filaments alimenté par l'alternatif. La séance est levée à 23 h. 15.

Le Secrétaire : A. Bottin, 6, avenue de Livry, Le Raincy.

Radio-Club de Savoie

L'assemblée générale du Radio-Club de Savoie aura lieu le dimanche 7 décembre 1924, à 10 heures, dans la Salle des Elections de l'Hôtel de Ville de Chambéry.

Ordre du jour :
Compte rendu moral et financier ; renouvellement du Bureau ; questions diverses.
A 12 heures, au Restaurant Sulpice, à la
Reveriaz, un grand Banquet réunira tous les
membres, Banquet au cours duquel sera entendue l'émission de Radio-Paris.
Les adhésions seront reçues jusqu'au 3 décembre, au siège social, 10, rue des Portiques,
Chambéry.

Chambéry.

Radio-Club E. C. A. M.

Ecole Centrale des Arts et Métiers, Bruxelle's La première réunion du Radio-Club a eu lieu le jeudi 13 novembre. Une quinzaine ce mem-

le jeudi 13 novembre. Une quinzaine ce membres étaient présents.

Décisions: 1º Abonnement au journal TAntenne, le préféré des amateurs; 2º colisation fixée à 5 francs; 3º réunion tous les quinze jours, le mardi; 4º négociations avec les marchands d'articles de T. S. F. en vue d'obtenir des réductions; 5º charge d'accus gratuite tous les lundis à l'école.

Présentation, par M. Devillé, d'un poste à résonance pour onces courtes 1 HF, 1 D—2 BF; réception de Radio-Belgique et de Londres malgré les parasites violents provenant de la centrale.

gré l trale.

Prochaine réunion mardi 25 novembre, à 5 heures.

Le Secrétaire, L. DELAHAYE.

w Radio-Club Régional Nogentais

Siège social : 12, rue Emile-Zola (Nogent-sur-Marne)

La troisième réunion du Radio-Club Régional Nogentais a eu lieu lundi 17 novembre 1924, salle des Sociétés Locales, 83, rue des Jar-dins, à Nogent-sur-Marne.

dins, à Nogent-sur-Marne.

Après lecture du procès-verbal de la dernière séance, le président a fait part aux personnees présentes de l'heureux résultat des démarches faites par le Comité auprès du maire de Nogent et du directeur de l'Ecole supérieure des garçons pour l'obtention d'une salle de classe et la pose d'une antenne à proximité de ladite salle.

et la pose d'une amenne a proximité de ladite salle.

M. Mariolle, secrétaire technique, fait une démonstration très explicite des ondes électromagnétiques, qui a été très appréciée par l'assistance, laquelle a beaucoup remercié le conférencier pour son amabilité et ses exemples au lableau.

Après cette intéressante causerie, le trésorier procédé à l'inscription de sept nouveaux adhérents. Le président a fait ensuite un pressant appel

aux amateurs qui n'ent pas encore remis leur bulletin d'adhésion et il invite les personnes présentes à faire connaître dans leur entourage l'existence du Radio-Club Régional Nogentais.

Les dames s'intéressant à la T. S. F. sont invitées à prendre part à nos réunions. La prochaine séance aura lieu lundi prochain

1er décembre, à 20 h. 30 très précises.

Ordre du jour :
Lecture du procès-verbal de la dernière séance. — Communications diverses. — Adhésions.

Distribution des cartes et statuts,
Conférence et démonstrations par M. Rollin,

secrétaire technique. Sujet traité : Les lampes.

Le président, J. Lefaucher.

m

LES SANS FILISTES DU XIIº de Télégraphie et de Téléphonie sans fil Société d'Etudes

Affiliée à l'Union Française de T.S.F.

Siège social : 79, rue Claude-Decaen, Paris-XII°

La 6º réunion de la Société a eu lieu le 18 novembre 1924, à la Brasserie de la Gare, maison Lemoussu, 154, avenue Dau-mesnil, 12º. En ouvrant la séance, le pré-sident fait part du décès de M. Philippe Bonnet, vice-président, et survenu le 14 novembre. Notre dévoué camarade, qui jouissait de l'estime et de la considération de tous, avait contribué pour une large part au développement de la Société en y apportant, dès sa création, le concours précieux de ses connaissances. Le président, se faisant l'interprète du groupement, présente à Mme Bonnet et à la famille de notre regretté camarade ses condelégness dans le deuil qui vient de les condelégness dans le deuil qui vient de les condoléances dans le deuil qui vient de les frapper. Le souvenir de M. Bonnet restera présent à tous les adhérents.

La séance se poursuit par une audition de T. S. F. donnée par les soins de nos deux dévoués camarades MM. Calvy et Darasse, qui veulent bien nous apporter le concours le plus dévoué. Cette audition le concours le plus dévoué. Cette audition très réussie et goûtée de tous nous a permis de tirer les meilleurs partis pour l'avenir. Nous présentons aux camarades Calvy et Darasse nos vifs remerciements pour cette audition. Le 2° cours élémentaire de T.S.F. a lieu par les soins de M. Tissot-Dupont, secrétaire, sur le montage des postes à galène. Cette causerie qui fut vivement appréciée des nombreux adhérents rendra de nombreux services aux amateurs galéneux. Le Comité remercie le camarade Tissot-Dupont de cette le camarade Tissot-Dupont de cette cie le camarade Tissot-Dupont de cette seconde conférence qui fut pleinement réussie. Après la lecture de la correspondance et des diverses questions de l'ordre du jour, il est décidé que, dorénavant, toutes les réunions de la Société auraient lieu dans le nouveau local, Brasserie de la Gare, maison Lemoussu, 154, avenue Daumesnil, XII°. La prochaine réunion aura dene lieu le donc lieu le

Mardi 2 décembre 1924, à 21 heures pré-cises, à la Brasserie de la Gare, maison Lemoussu, 154, avenue Daumesnil, XII°, en face la gare de Paris-Reuilly, métro Charenton ou Daumesnil, tramway n° 81, descendre à la gare de Reuilly.

Le président : Louis DRIOT. m

Radio-Club de Neuilly-sur-Seine

La R. C. N. a tenu mercredi dernier sa séan-

ce hebdomadaire. La séance a été ouverte à 21 heures. Quatre nouveaux adhérents ont été présentés. Qu'on

TRANSFOS FERRIX

Basse-Fréquence pour les montages "Va et Vient" (12 modèles)

Transfos Ferrix, 64, r. St-André-des-Arts. Paris-6

nous permette ici de leur souhaiter la bienve-nue et d'espérer que nombreux seront ceux qui les imiteront.

qui les imiteront.

M. Guilbot a présenté un appareil récepteur monté suivant le schéma classique 1 D à réaction +2 BF, qui s'est surtout fait remarquer par sa puissante amplification B.F. Ce poste, essayé aussitôt, a donné sans aucune difficulté les postes parisiens et anglais.

Mais le « clou » de la réunion nous était réservé par M. Batzer, qui présenta sa magnifique réalisation de C 119 lampes à l'intérieur, connections soudées, présentation impeccable.

Cet appareil branché sur l'antenne du Radio Club donna Madrid, que plusieurs amateurs reçoivent déjà au casque, en haut-parleur et naturellement tous les postes français et anglais.

glais. Cette réunion se termina ainsi très agréable ment à 23 h. 15.

N. B. — Toute correspondance doit être adressée au Radio Club de Neuilly-sur-Seine.
39, rue de Sablonville, à Neuilly.
La prochaine réunion aura lieu le 26 novembre à la salle des séances, 12 bis. rue Soyer, à Neuilly.

m

Radio-Academia de Portugal

Radio-Academia de Portugal

La semaine dernière a eu lieu, à la RadioAcademie portugaise, très modestement installée dans les dépendances de la Ligue Navale
au palais Palmela, la démonstration ces différentes marques d'appareils radiotéléphoniques existant à Lisbonne; ces démonstrations
étaient faites par les vendeurs.

Avant le commencement de l'audition, M. Antonio Transmontano de Carvalho fit une très
rapide explication de la T. S. F. en démontrant les origines de la téléphonie sans fil, ses
éérivés et ses phases progressives; il continua
en donnant des explications sur la construction
de l'appareil qui allait nous donner l'audition.

Assistance peu nombreuse mais suffisante
pour remplir le petit local où fut réalisée cette
inauguration.

inauguration.

L'idée de la Radio-Academie Portugaise est à louer, car elle consiste en des démonstrations et des explications sur les différents apparells

étrangers Ces explications seront données aux mem-bres de cette société, et ne se limiteront pas aux professionnels.

aux protessionnels.

Elle donnera aussi des conseils aux amateurs afin qu'ils puissent construire eux-mêmes des appareils et par conséquent développer chez eux le goût de cette science.

Nous terminons ces quelques notes en conseillant aux amateurs de s'inscrire à cette société qui a pour but le développement de la T. S. F. au Portugal.

Radio-Club des Ecoles laîques d'Asnières Section Radio

Les séances se poursuivront tous les rundis, à la Salle Municipale, de 21 heures à 23 heures, sauf le premier lundi de chaque mois, de 20 h. 30 à 22 heures.

Séance du 24 novembre

A 21 heures : montage sur table d'un poste : 1 détectrice à réaction.

Cours de lecture au son;
Cours de T. S. F. pour débutants.

Séance du 1º: décembre

A 20 h. 30 : suite de la détectrice à réaction;
montage de 1 étage basse fréquence;
Cours de lecture au son;
Cours de lecture au son;
Cours de lecture au son;

tage Oudin.

Le secrétaire, R. MARTIN. m

Radio-Association Compiégnois

La Radio-Association Compiégnoise, qui comp-te plus de 150 membres, a tenu, sous la prési-dence de M. Druelle, une réunion le 6 novembre dernier, au cours de laquelle a été émis le vœu suivant :

« Que le gouvernement, répondant au désir « des six cent mille Français qui s'intéressent « actuellement à la T. S. F., donne toutes faci-« lités aux constructeurs et aux sociétés qui lui « en font la demande pour autoriser la création « et la mise en service de nouveaux postes de « radio-diffusion, afin que la France, qui a vu » naître la T. S. F. reprenne le rang auquel

radio-diffusion, ain que la France, qui a vu naître la T. S. F., reprenne le rang auquel elle a droit dans le monde.

« L'Association regrette vivement de constater qu'alors que nous avons seulement 4 stations de radio-diffusion, il en existe 560 aux Etats-Unis, 19 en Angleterre, 11 en Allemagne et que de nombreux postes autorisés sont en cours d'installation dans ces pays, pour ne citer que ceux-là »

Etant donné l'abondance des matières, noîre rubrique Tribune Libre est reportée à la semaine prochaine.

ACCESSOIRES PERFECTIONNÉS S. S. M.



le « Collector » remplace Cadre et Antenne. Notice sur demande.

Constructeur : ANDRE SERF, 14, rue Henner, Paris-IXe.

NOS PETITES ANNONCES

'Auteur de l'article signé G. P., numéro 82 de « L'Antenne », est prié de donner son

A telier T.S.F. dem. travail façon pour montages, transformations, etc. Gaillard, 12, avenue des Tilleuls, Paris (18°). A céder, à des cond. exceptionnelles, affaire T.S.F., bail, licences, marques et modèles. Groleas, 26, rue Juliette-Lamber, Paris.

n dem. pour hobinage j. h. libéré serv., ay. connaissances mécaniq. et élect. Se présenter le matin : Etablissements Ducretet, 75, rue Clau-

A céder amplificateur microphonique Brown, 425 francs. Rauscher, Neuves-Maisons (Meur-the-et-Moselle).

nstallations postes T.S.F. Paris, provi M. Loiseau, 3. rue Salneuve, Paris (17°). T S.F. Electricité: Tous conseils techniques et directives à petits patrons. Rédaction brevets, recherches ant., etc... Sellier, ing., 5, rue Gerbillon, Paris (6°), sur rendez-vous.

A vendre ondemètre G.M.R. 250., 25.000 m., état neuf, prix avantageux. Perrault, 31 bis, rue Chevallier, Levallois-Perret.

ause départ, app. à lamp. Snap Regional neuf, 325. Résult. garant. sans ant. Paris, avec ant. toute région. Ecrire: A. P., « Antenne ».

vendre groupe de charge moteur 110 v. 1/8 CV. Dynamo 12 v. 5 a., avec tableau de charge comprenant rhécstat, interrupteurs, voltmètre, ampérémètre. Prix à débattre. Ecrire: Vallière, 27, avenue Duquesne.

céder, cause départ, appareil T.S.F. mixte, Resonnance, Résistance, Accus, Lampes HP, Lumière, Redresseur, Prix à dépattre, Danicourt, sue Saint-Denis, 127, 2 à 4 heures.

ccasion : Poste 4 lampes C 119 bis, toutes ondes, montage luxe, état neuf, 800 francs. Lenormand, 64, rue du Chemin-Vert (11e).

oste 4 lampes, tous accessoires, lampes HP, casques Thomson, accus 60 A., bobines changeur alternatif, 650 fr. Ricard, 11, rue Porte-

0 ccasion: Haut-Parleur D.L., excel. état. Rinot. 26, rue Barrault, Paris (13°).

archand d'articles T.S.F. en boutique demande tarifs et catalogues de pièces détachées et appareils T.S.F. Max, 10, passage Geoffroy-Dide-lot, Paris (17*).

Péelle occasion : A vendre 450 fr. poste Vitus 4 l., état neuf. Cinrat, 51, rue de Lyon, à Paris.

oste 1° marque très pur et très puissant, ttes ondes, 250 fr. Farge, 73, rue Tombe-Issoire, Paris (14°).

vendre, bas prix, 50 app. à 4 lampes concerts français et étrangers, neufs, garantis. Blan-chard, 117, boulevard Richard-Lenoir. Roq. 74-93. chine Radiguet 30 centimètres, étincelle, 250 fr. E. T., Bureau « Antenne ».

p hono ang. nf. 30 dis., 300 fr. Ecrire : « An-

eçons de lecture au son à domicile par ancien radio. (Prix modérés.) Ecrire : H. R., Antenne ».

eprésentants ayant client, sont dem, pour vente selfs et variom. Ecrire pour rendez-v. : Czobor, 48, rue des Entrepreneurs. oste Radioclair, 41., boite accord, the ondes:
450 fr. Bloc Brunet HF, 50 fr., cond. var.,
lampes, transfo, bobines, has prix. Theraube,
31, La Renaissance, Somain (Nord).

Breton. Songeons (Oise), cède à bas prix L. casques, condens. variab. HP et bloc BF. ause départ : Accu neuf Dinin 4 v., 420 AH, bacs ébonite, 240 fr., garantis. Combe, 93, r. Duguesclin, Lyon.

vendre, double emploi, 4 lampes radiotechni-1 bon écouteur. Ecrire : Rondeau, Tuffé (Sarthe)

Anglais au casque, français en HP avec poste à galène. Système D, sans curseur. Prix nu : 65 francs. Tixidre, 19, rue de Courbevoie, à La Garenne.

Collecteur S.S.M., 25 fr. Ecout. Brunet 4,000 ohms, 22 fr. Tc. BF. Bardon R. 3, 22 fr. Collection antenne 5 à 60, 15 fr. Ecr. ou v., matin : Eck. 2 bis, rue Gerhard, Puteaux.

pécialité dépanneur, répare, transforme, monte à forfait tous postes cont, ou altern. Prix modérés. Consultations gratuites tous les jours. Lemaire, 11, rue Sorbier, Paris (20°).

CHERCHEAPPARTEMENT 2 pièces, ca. lette, électr., Paris. Ecrire : Rap., « Antenne », 53, rue Réaumur, Paris (2°). Bonne récompense.

PUBLICATIONS HENRY ETIENNE 53, rue Réaumur, 53 — PARIS (2°)

Le gérant : V. MEISTRE. L'Antenne est exécutée par une équipe d'ouvriers syndiqués

IMPRIMERIE FRANÇAISE (Maison J. Dangon), Georges DANGON, imprimeur.

WARQUE SOMETIME

AREA-OTT SECTION