

Quand Pierre Robert était roi

Mardi dernier 17 février, alléché par l'annonce d'un programme musical de mon goût, j'accrochais les P.T.T. Je tombais au beau milieu du cours d'anglais, d'ailleurs annoncé comme devant précéder le concert, objet de mes désirs. Bien que sachant cette langue, je dois reconnaître que je prenais plaisir a entendre articuler de l'anglais... c'est chose rare dans une vie. Quand soudain à ma grande surprise, on annonça une conférence sur la Russie. Tiens, je n'en avais rien vu sur mes journaux. Je m'étais trompé de jour, probablement, ou mes confrères avaient fait erreur. Personne ne mentionnait rien. Raison pour moi de me méfier. Raison pour les auditeurs d'être pris. Tiens! Tiens! On s'y connaît en « combines ». Bref, j'écoutais : la Russie est le

pays le plus riche du monde, son sol, son sous-sol, tout cela vaut de l'or.

Eh! Eh! J'avais saisi. J'avais aussi décidé de mettre les pieds dans le plat au nom du paquet de papier à chandelles (papier garanti et payable en or) dont j'avais, comme beaucoup, hérité de mes naïfs et défunts ancêtres.

Auditeurs, à moi, trois mots, s'il vous plaît: Attention au portefeuille! Je n'avais pas remarqué que l'élu de Monbrison avait pour écusson... une faucille et... une massue

ces émissions à de la propagande financière française.

Le lendemain, je trouvais dans le courrier une lettre qui nous intéresse, la voici:

Monsieur,

Lecteur assidu de votre journal, je vois que vous vous élevez contre les procédés du Poste des P.T.T. qui sert, quoique offi-ciel, à faire de la réclame pour tout ce qui est susceptible d'être vendu.

Je vous approuve parfaitement, mais tiens à vous signaler un fait beaucoup plus

choquant, à mon sens.

La Tour Eiffel pour tout le monde est en effet un poste officiel et tous les dimanches vous pouvez entendre le docteur Vachet se mettre à la disposition de tous pour distant de la disposition de tous pour distant de la disposition de la disp indiquer, à titre humanitaire et philantropique, un mélange de plantes dépuratives capable d'améliorer l'état général de chaque individu.

Or, lorsque convaincu par son titre de docteur, la notoriété du poste qu'il emploie et ses assurances réitérées de philantropie, vous lui demandez par écrit sa formule, il nous envoie une brochure pronant les 15 ou 16 cures découvertes par un Berger, il y a quelques centaines d'années!! cures qui

guérissent le diabète, l'albumine, le cancer, la tuberculose, la faiblesse des yeux, etc. l'i Le coût de cette cure ne dépasse pas 40 ou 50 francs, ce docteur abuse donc de la crédulité et de la naïveté des gens pour édifier une belle jortune, car il est impossible

Allô .. Allô

LA TRESSANTENNE

plus puissante antenne d'intérieur connue à ce jour, qui se pose partout, instantanément; c'est la seule qui reçoit tous les postes européens en haut-parleur.

La demander dans toutes les maisons de T. S. F. Type A. — 12 mètres....... 45 fr. — B. — 15 mètres...... 55 fr.

ARIANE, fabricant 4, rue Fabre-d'Eglantine - PARIS

qu'un homme sérieux puisse patronner l'annonce de tels miracles sans être taxé de charlatanisme, je ne comprends donc pas et je suis certain que vous pensez de même, qu'un poste officiel français laisse diffuser de tels contes, sous préteate de location de poste à un groupement privé.

Ch. RATEL 4, rue Boucicaut, Paris.

Privat, l'héroïque, a dû faire erreur. Mais enfin, c'est léger, très léger.

Il faut cependant que le Gouvernement, puisque le Gouvernement en est l'auteur, sache que tout ceci ne peut avoir qu'un résultat : dégoûter les Français de la radiophonie française.

Les conférences comme celles sur la Russie, même faites sans but, ne sont pas d'un intérêt plus palpitant que celles sur les conseils para-médicaux du docteur Vacher. Si elles doivent n'être en plus que des attrappe-nigauds, ce n'est pas tolérable.

Ce qui démontre une fois de plus que la radiophonie française doit être régie

par les auditeurs. La petite et triste expérience imposée par Pierre Robert à notre pays est concluante.

En passant, je lui dirais bien qu'il est beaucoup moins fort qu'il le pense. Il ne fallait pas tirer sur la ficelle aussi vite. On te connaît, maintenant, beau on pourrait plus utilement employer masque... même à l'approche du Car-

HENRY ETIENNE.

L'Animne qui a toujours défendu et défendra toujours l'intérêt des amateurs est comme vous le voyez soutenue par tous les industriels. L'Union est faite par elle. Courage, nous imposerons vos volontés.

Pour auditions publiques

de T.S.F. et pour meetings, réunions

sportives, etc., etc.

RADIO-ELECTRO-MECANIQUE

51, route de Châtillon MONTROUGE

(SEINE)

Le meilleur et le moins cher des haut-parleurs haut-parleurs

Le mieux construit et le mieux présente

Le plus puissant sous un volume réduit

C'est le : Vente en gros et au détail Tél. Central 31.11

"TOM TIT" Anglais
PRIX: 190 fr.
franco d'emballage Agents généraux pour la France et les Colonies

Etablissements G.R.E. A 24, rue du 4-Septembre, PARIS (2:)

GALÈNE GARANTIE Postes et accessoires
Demandez notre catalogue
A4 franco

Le Monolampe G. M. P. est le meilleur et le plus " fort » appareil à une lampe pour grandes et petites ondes.

Tout le monde sans-filiste le sait... On commence aussi à savoir que les Etablis-sements G. M. P., 35, rue de Rome, à Paris, remboursent la cotisation à tous les adhérents à un Radio-Club (voir l'Antenne, du 17 février 1925).

On a remarqué que la puissance du poste de l'Ecole Supérieure des P.T.T. avait augmenté, mais on a aussi remarqué que sa pureté est beaucoup moins bonne. Ce sont évidemment les as que l'on nous vantait autrefois dans l' Illustration qui ont da y tripoter. On devrait-leur donner le conseil désintéressé de s'adresser aux tech-



Cent Semaines

Voilà cent semaines que je parais. Voilà cent semaines que vous m'avez accordé une faveur toujours grandissante.

Voilà cent semaines que je fais de mon mieux pour loyalement vous satisfaire. Mais vous m'en avez si pleinement récompensée que je ne puis que vous crier du fond de mon cœur : Amis lecteurs, merci!

L'ANTENNE.

SOMMAIRE

ବ୍ୟବ୍ୟକ୍ତିକ୍ରକ୍ତିକ୍ତିକ୍ରକ୍ତ

LES CONSEILS DE Grid	Page
Leak	Page 104
QUELQUES PERFECTIONNEL	AL-78 83
MENTS par A. Plancs-	
Py	- 105
UN MONTAGE REFLEX par	
R. Cleret	- 106
L'EMPLOI DU COURANT CON-	100
TINU DU RESEAU DE	
LUMIERE POUR TA	
TENSION DE PLADITE	
par Toussaint	107 110
NOTRE COURRIER	
CHRONIQUE DES AMATEURS	108 109
EMETTEURS	
BACE DEC CAN TRANSPORT	- 110
PAGE DES GALENEUX	- 111
CHRONIQUE BELGE	S — 112
CHRONIQUE MUSICALE	- 112
LA T.S.F. EN ANGLETERRE	
ET AUX ETATS-UNIS	
par Ben Clipping	112 113
DANS LES RADIO-CLUBS	And the second second
TEDIDINE LIDEN	
TRIBUNE LIBRE	- 115

Le C-119 le véritable Le C-119 bis

et les pièces détachées pour les construire ne doivent être achetées qu'à

LA RADIOPHONE NATIONALE 5, rue Nouvelle, PARIS

2, rue des Forces 13, rue de la Poulallerie

LYON

Présentent :

Leurs postes récepteurs de toutes puissances,

Leurs postes émetteurs.

Leurs pièces détachées aux meilleurs prix et leurs postes régionaux permettant ; l'écoute en haut-parleur, sans accumu lateurs ni pile sur le secteur dans un rayon de 200 kilomètres.

Prix nu Le « HAUT-PARLEUR BURNDEPT »:

Meilleur que les plus chers.

Moins cher que les meilleurs.

Accessoires et postes BURNDEPT de 1^{re}
qualité, rendement incomparable.

L. FREHNER, 2, rue des Forces

Représentant exclusif pour la région

Foire de Lyon, Groupe 9, Stand 79



niciens de l'armée qui, au contraire des autres, ont fait des chefs-d'œuvre avec... des clous,

N'oubliez pas d'envoyer à l'Antenne vos impressions sur les nouveaux postes régionaux de construction française des leur debut. En le faisant vous contribuerez à souletir l'industrie de votre pays.

Les sans-filistes en gens intelligents avalent horreur de la politique, les événements (excusez l'euphémisme) actuels les ont force à s'y intéresser. Il en cuira certainement à l'élu de Montbrison (Loire).

Un nouveau record vient d'être établi par M. John H. Reinartz qui a réussi traverser le continent américain sur 21-més tres de longueur d'onde.

Les employés de la British Broadcasting Cy ont formé une équipe de rugby.

On compte au Canada 78.000 postes ré-cepteurs possesseurs de licences.



CLIX avec sa combinison broche-douille réaliso le contact électrique le plus ingénieux
et le plus efficace qui ait été inventé.
CLIX populaire dans le monde entier est la
preuve de sa diffusion et de son mérite,
CLIX tient à votre disposition une brochure
décrivant toutes les applications possibles.
CLIX est breveté dans le monde entier.
Demander de suite la liste de nos agences ;
il en reste peu à attribuer.
AUTOVEYORS Ltd

AUTOVEYORS Ltd

Agents Généraux « Établissements Lipli » 49, Rue Rochehouart. - PARIS

no pour cent des licences délivrées en Angleterre le sont pour des postes à ga-

M. Godfrey Isaacs, président de la Marconi, a donné sa démission pour raison de santé.

A Sheffield une panne est survenue dans la transmission ; la cause en était une souris qui avait court-circuité le micro en mangeant l'isolant.

Glasgow va transmettre le matin de 11.30 à 12,30, deux fois par semaine.

On dit que Tronchon règne en maître



39, Rue Lafayette - PARIS (Opéra)

TOUT CE QUI CONCERNE LA T.S.F. ET ACCESSOIRES

Rayon spécial pour la vente et la démonstration des appareils VITUS ACCESSOIRES DYNA

Catalogue d'appareils, 1 fr. 50 ; franco, 1 fr. 75 remboursable
Catalogue d'accessoires, 1 fr. 25 ; franco, 1 fr. 50 remboursable

sur les émissions des P.T.T. et que le Directeur de cette station n'a jamais pu être reçu par M. Pierre Robert. Il en est, paraît-il, très consolable. Qu'il trouve toutes nos condoléances; mais il n'est pas le seul dans son cas. La bravoure n'est pas une qualité dominante de l'ineffable Pierre Robert.

En Bulgarie il est necessaire de demander une autorisation pour chaque poste récepteur. Une société avait l'intention de faire du broadcasting, mais seuls les renseignements agricoles seront autorisés.

Amateurs qui désirez pouvoir monter et installer vous-mêmes vos appareils, suivez les cours par correspondance de monteur-installateur qu'a organisés l'Ecole Pratique de Radioélectricité, 57, rue de Vanves, à Paris.

Dimanche 15 février eut lieu un banquet offert par « Radio-Touraine » à notre directeur M. Henry Etienne et à M. Alindret, notre secrétaire de la rédaction. Deux conférences eurent lieu ensuite dans la Salle du Musée à Tours, l'une de M. Henry Etiènne sur « la politique et la situation générale de la radiophonie française ».

Il est un fait triste à constater : tant qu'un amateur émet sous un indicatif de fantaisie, il travaille comme un eurage. Dès l'instant où un indicatif officiel lui est attribué, n... i... ni, f... i fi., fini. Si vous lui en demandez la raison il vous répondra: l'Administration des P.T.T.

Nous sommes navrés de le constater, d'autant que nous avens toujours pour le chef du service compétent et ses inspecteurs une très grande sympathie.

\$ 35 Il est prudent de réserver les C. 119 par R. Alindret, car la demande en est formidable. Nous avons enregistré la semaine dernière la 18.000° commande.


Réservez le Q.S.T. nº 12 à votre mar-chand habituel, il sera en vente le 1er mars, mais il lui faut le retenir aux Messageries Hachette.

UNE NOUVELLE AMELIORATION

DANS LES

COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER Un ingénieur d'une grande compagnie de chemins de fer proposa au Directeur du Réseau de pouvoir distraire les voyageurs

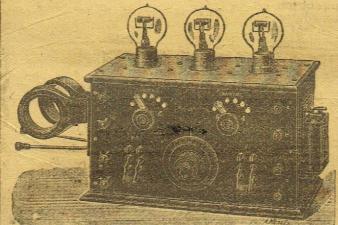VE CHARRON-BELLENGER & DUCHAMP 142, rue Saint-Maur



PARIS 00 POSTES avec jeux de 7 seifs amovibles. Conden-sateur à vernier. Support l'Universe.

2 lampes nu..... 436 fr. 550 fr. Montage Tesla et Direct 580 fr.

00 Puissance - Netteté Facilité de réglage

00 Demander notre Tarif T.S.F. Nº 18

M. Alindret développa une étude sur « les ; montages d'amateurs ». Un public fort nombreux asistait à ces conférences. Nous remercions vivement « Radio-Touraine » de son accueil délicieux.

Amateurs, rappelez-vous que la lampe M.S., 9, boulevard Rochechouart, Paris, est la seule maison qui puisse vous garantir les lampes régénérées ordinaires ou Radio-Micro, meilleures que des lampes

Employez le rhéo-micro pour tripler la durée de vos lampes Radio-Micro.

Pour la Belgique, s'adresser à M. Hob-son, 224, rue Royale, Bruxelles. Pour l'Espagne, s'adresser à M. Le-maire, Ayola, 50, à Madrid.

\$ \$ La station f8NS, au cours de ses essais d'émission à faible puissance (6 watts), a correspondu avec le Finlandais fu5NQ, le 13 février dernier. Le montage utilisé était un Mesny, tension plaque 400 volts accus sur 2 lampes Telefunken modèle récep-tion. La longueur d'onde était de 100 mètres .Fu5NQ signalait QRK R4-5.

en installant un poste de T.S.F. dans les salles d'attente des principales gares de

correspondance. Son projet fut bien accueilli mais l'embarras était de savoir quel poste installer. La conclusion fut de mettre un C. 119 bis que l'on achète en pièces détachées aux

Etablissements Radio-Opéra, 21, rue des Pyramides.

R. C. 41-493

On dit, mais le fait n'est pas contrôlé, qu'il est probable que Radio-Paris descendra sa longueur d'onde à 1.125 mètres à cause du P.C.H. (Schewningen).


36 36

Deux nouvelles stations espagnoles seront dientôt en fonctionnement : Cadix et Bilbao. Chacune avec une puissance de 500 watts.

\$ 56

Les amateurs de T.S.F. de Batavia (Indes Néerlandaises), demandent la levée de l'interdiction qui pèse actuellement sur l

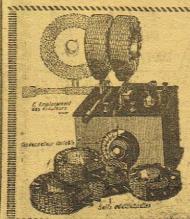\$6 56 A la fin de ce mois on entendra la nou-



LE RECORD MONDIAL de Réception

sur Galène

avec le POSTE L.G.

livré avec 6 selfs amovibles Prix: 145 fr. -:- Franco 155 fr. DEMANDER LA NOTICE B

Etab. L. GUILLION, 39, rue Lhomond, Paris-Vo

Première Maison ayant monté en série

Le C. 119 Per ectionné

Voir maintenant son C. 119 Bis

Le Kenotron reste loujours le meilleur poste à résonance

Agents demandés Paris et Province 22, Rue Julie - PARIS (14°)

****************** velle station norvégienne qui a une puissance de 1,5 kilowatt (Marconi).

A Porto-Rico, la station WKAG de San-Juan émet des programmes tantôt en espagnot tantôt en anglais.

La pancarte du Radio-Journal de Luxembourg, 13, rue Joseph-II, dont l'Antenne a parlé dans son numéro du 25 novembre, indiquant les heures d'émission et les longueurs d'onde de chaque poste européen, est adressée franco de port et d'emballage contre un mandat international de 3 francs 50 pour tous pays (francs français). Le Radio-Journal demande des concessionnaires exclusifs pour tous pays et offre la pancarte aux Radio-Clubs à un prix spécial. Les sans-filistes qui ont adresé un montant insuffisant sont priés de le compléter par timbres-postes.

L'affranchissement des lettres pour le Luxembourg est de 25 centimes et non de

- SOCIÉTÉ INDÉPENDANTE DE T.S.F. 66, Rue La-Boétie - PARIS



LAMPES DE T.S.F. RECEPTION ET EMISSION APPAREILS D'AMATEURS marque S.I.F. R. C. Seine 107.825 B.

Les amateurs et amis de la T.S.F. habitant le XXº arrondisement, désirant faire partie d'un club où ils pourraient se retrouver périodiquement pour échanger, leurs impressions et leurs montages, consulter les journaux techniques et suivre les cours gratuits de T.S.F. qu'un excellent constructeur du quartier, M. Jaillet, a promis au jeune club, en même temps qu'une remise de 10 % pour ses membres, sont priés d'adresser leur adhésion de principe au secrétaire du Club des Amateurs de T.S.F. du XX°, dont le siège est provisoirement fixé au café-tabac situé 2, place Martin-Nadaud, à Paris.

La constitution définitive, suivant les



Piles Sèches HELLESENS Très longue durée MOSSE, 16, Avenue de Villiers, PARIS

Etabl. RADIO, R.C., Constes

2, rue Belgrand, LEVALLOIS-PERRET Spécialité de Condensateurs variables 1/1000 ordinaire, 31,50; subdiv., 44 fr. Rhéostats de chauffage ordin.: 6,75 Remise aux Constructeurs et Revendeurs

formes légales, se fera dès qu'un nombre suffisant d'adhésions aura été recueilli.

Quelques amateurs de T.S.F. d'Angou-lème viennent de fonder une société à l'effet de grouper tous les sans-filistes et radiophiles du département. Prière de s'adresser à M. R. Goron, M. J. Martin ou M. J. Favart.

Le radio-drame " Maremoto ", de MM. Pierre Cusy et Gabriel Germinet, primé au concours de l' « Impartial Français », sera transmis par la British Broadcasting

Co de Londres, le 25 février, à 22 h. 30. Les sans-filistes qui auront entendu ce scénario français, qui a les honneurs de La traduction anglaise, sont priés d'adresser leurs impressions à M. Pierre Cusy, 2, avenue des Corbeaux, à Saint-Maurice (Seine)



Voulez-vous avoir un abonnement d'un an gratuit à l' « Antenne »? C'est très simple, achetez un apparcil Radio-Gypé avant le premier mars, 38, rue du Mont-Thabor, à Paris. Voir annonce ci-dessus.

\$ \$

Frappes de l'insuffisance manifeste et de l'incommodité d'usage des différents horaires publiés jusqu'à ce jour, un groupe d'amateurs sans-filistes vient d'éditer un tableau complet, mis à jour au 1er février 1925, des stations radiophoniques européennes et américaines... Attention ! Ces postes y sont classés par longueur d'onde, ce qui permet l'identification certaine et très rapide des concerts écoutés, tâche particulièrement ardue sur les ondes courtes. Pour chaque poste, la nature et Uheure (T.M.G.) des émissions à été indi-quée. Tirage strictement limité. Aussi, aujourd'hui même, envoyer un mandat de 3 francs avec vos nom et adresse à Robert Plantié, à Rieumes (Haute-Garonne).

La station f8MJM a quelquefois pour opérateur... la femme du propriétaire du poste. Madame 8MJM possède une manipulation des plus correctes et sait lire au son d'une manière qui ferait honneur à plus d'un « 8 ». 8 MJM se trouve quelque part dans le Calvados... Congrats OW.

Tous les amateurs de T.S.F. de la région désirant faire partie d'un groupe sansfiliste, sont priés de se faire connaître à M. Minard Gilbert, à Jaligny (Allier).

Nous mentionnions la semaine dernière la réception à Lyon du poste Oméga au

La résistance opposée aux courants de haute fréquence par les piles de plaque est souvent cause de sifflements; dans ce cas, shuntez la batterie à l'aide d'un con-

densateur de 2 microfarads.





Demandez à votre fournisseur habituel :

le Haut-Parleur

supérieur comme puissance et pureté à tous ceux actuellement en service dans le monde entier. Il ne

275 Francs

Demandez également nos prix de

Casques et Ecouteurs. Casques et Ecouteurs réglables.

Renommée mondiale.

FALCO, constructeur, 7, rue de Moscou, PARIS (8°)

Maroc. M. le docteur Veyre, qui en est le père, veut bien nous faire savoir que c'est grace aux indications recueillies par lui dans l'Antenne et le Q.S.T. Français qu'il a obtenu ces excellents résultats. Ajoutons

L'APPAREILLAGE

employé dans toute la construction sérieuse

SES QUALITÉS ÉLECTR RUES

SA CONCEPTION PRATIQUE

LE CHOIX JUDICIEUX DE SES MATIÈRES PREMIÈRES

28 bis, rue des Arts, LEVOLLOIS-PERRET (Seine)

S'IMPOSE PAR :

WGH est la station de la Radio Corporation située près de New-York; elle travaille avec 20 kw.

nos félicitations.

qu'il y a aussi la façon... Le docteur Veyre la possède certainement. Encore toutes

KEI San-Francisco travaille avec les Philippines sur environ 100 mètres. La station de bord KDVE du « Robert

E. Hopkins » travaille sur 10 mètres et watts d'alimentation. KDVE assure

La réception à Alger

Je vous adresse les résultats que j'ai obtenus sur une lampe à réaction. Le poste est monté entièrement sur bois, pas le moindre bout d'ébonite, si ce n'est le support de lampe qui est un morceau de disque de phono. Le condensateur d'un 1/2 millième a sa carcasse sur bois ; le vernier est à part ; il est commandé par un manche de 10 centimètres ; je n'ai que 4 selfs et pourtant elles me permettent de prendre : la Tour, faible mais net; Radio-Paris, bon ;

Chelmsford, très puissant, casque sur table; Anglais P.O., 8 ou 9 postes sont reçus net-tement, dont un en petit haut-parleur même à 7 h.; Radio-Belgique fort au casque (le

ADOPTEZ LES MARQUES : OPTIMA comme vobines de Self

Haut-Parleurs

en transformateurs

RADIO CONSORTIUM, 15, rue Montmartre, PARIS

résultats sont dus en grande partie à l'antenne qui est très haute et très dégagée : 40 mètres et 15 mètres descente à 20 mètres de hauteur ; j'ai 70 volts plaque. La lampe est une Grammont. Pour les ondes courtes la self d'antenne a 45 tours fond de panier, Ré. 70. G.O. 250 tours antenne et 200 Ré.

H. MAUREL

EMISSION — RECEPTION

CHENEY & MAR

Constructeurs

44, rue de Seze, 44

LYON

Leurs postes sont les plus simples, les plus sérieusement étudiés

Demandez le « Claravox » pour purifier votre réception

Les Indicatifs en «R

Voici la suite de la liste des indicatifs en « R » parue dans le numéro 91 :

R096 W de Mchanetzki, Bras-d'Asse (Basses-Alpes). — Samedi dimanche, 22 h. à 24 h. ; mardi, jeudi, 18 à 19 h. 30, 20 h.30

24 h.; mardi, jeudi, 18 a 19 h. 30, 20 h. 30 à 23 heures.

R097 Jean Bergue, 99, rue Lesage, Reims (Marne). — Lundi, jeudi, samedi, de 20 à 24 heures.

R098 J. Magnier, 5, villa Mozart, Paris (16°). — Mercredi, samedi, 20 h. à 23 h.

R099 Henry Piraux, 6, rue Boinod, Paris.

R100 Georges Chatellier, 30, chaussée de l'Etang, Saint-Mandé.

R101 Pierre François, à Gézaincourt (Somme).

R102 André Cany, 1, rue du Pont, Senones

R103 Marcel Manon, industriel, à Robion

(Vauciuse). R104 Georges D., 44, rue de la Régence, à Bruxelles (Belgique). R105 Georges Gilloen, 25, rue du Dépôt, à

Nogent-sur-Oise.

R106 Henry Billat, commis des P.T.T., Bureau 17, Paris (17°).

R107 Francis-R. Coulter,, 71, Endlesham Road, Balham, Londres S. W. 12.

R108 Jean Martin, 2, rue des Graves.

Bourg (Ain). R109 Léon Curtil, à Montacol, par Corge

non (Ain).

R110 Pierre Tasbille, 8, rue de Paris, Valenciennes (Nord).

R111 E. Baudinne, 9, rue du Cadran, Saint-Josseten-Noode, Bruxelles.

R112 L. C. Snowden n° 9 The College, Malvern (Angleterre).

R113 Ferdinand Camille, place J.-Jaurès, a

Abscon (Nord). R114 André Rochas, 72, avenue d'Italie.

Nous rappelons que peuvent s'inscrire parmi les amateurs en « R » les personnes s'intéressant à la réception des ondes courtes (0 à 200 mètres) et désireuses de resserrer les liens qui doivent unir les amateurs émetteurs aux amateurs récepteurs. Pour être inscrit il suffit de faire une demande au service des indicatifs en « R » de l' « Antenne », 53, rue Réaumur, Paris (2°). ********************************

Etablissements fondés en 1899 RADIO-OPÉRA 21 RUE DES PYRAMIDES, PARISTAVOPERA



Les meilleurs postes sont les

RADIO-OPERA Fabrication Ducretet

4 lampes 990 fr. 00 NOTICE

SUR DEMANDE

Demander notre dernier modèle 3 1.

2 postes en Les petites et grandes cades avec puissance maximum ...
Facilité de réglage inconnue jusqu'ici

00 Construisez vous-même votre Poste!

POSTES EN PIECES DETACHÉES faciles à construire soi-même

POSTE C. 119 BIS A RESONANCE lampes l

faire 1.000 milles de jour et 3.000 de nuit. 非常

BROADCASTING

Les amateurs de la région lilloise ont intérêt à se faire inscrire au Radio-Club du Nord de la France dont la section de Lille se réunit au Café de la Presse, 38. Grand'Place.

Toutes fournitures, toutes pièces détachées pour postes à galène et à lampes

Aux Radios Réunis

103, rue Saint-Maur, PARIS (XI°) Tél. : Roq. 47-79. -- R.C. Seine 60-123 meilleur des postes comme puissance et netteté). Le Petit Parisien, fortement reçu, est très net. Je n'ai jamais essayé les P.T.T. après 400 mètres, les bateaux font un tel « chahut » qu'il est impossible d'écouter; un soir vers 10 heures 15, j'ai pris un poste très faible qui causait sur les élections ; il annonça 288 mètres et demanda aux amateurs l'ayant entendu de bien vouloir écrire à M.... (parasites) à Lyon. Dernièrement j'ai

CORPORATION

En descendant vers 200 mètres, j'ai pris de la téléphonie (très fort) et entendis assez stupéfait (ici poste de la société langue-docienne de T.S.F. de Montpellier, 190 mètres) ; il appelait Ménars et Berché.

A minuit, je prends des battements pendulaires (3900 m. Nauen ?) ; à 2 h. du matin, téléphonie (américains 300 mètres). Ces

de recherche du point sensible



de perte

Le Détecteur Automatique

HOVII

trouvera le point plus vite et mieux que vous et ne le perdra pas, car il est permanent. Meilleur que la meilleure galène.

Prix: 18 francs

En vente partout et au MATERIEL SIMPLEX 6, rue de la Bourse - PARIS

Electroniques

Marque" METAL

Pour

Pour

elegraphie et

<u>le légraphie et</u>

elephonie

FRANÇAISE

sans fil

avec fil

lelephonie

lubes

METAL

FABRICATION

EXCLUSIVEMENT

COMPAGNIE


DES LAMPES METAL

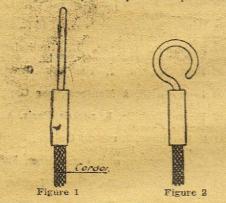54. RUE LA BOETIE 54. PARIS (S



Les conseils de Grid Leak


Un mode d'attache des cordons de casques Tous les postes ne sont pas équipés avec des jack ou fiches genre 3 ter dont l'usage est si commode, la plupart des postes du



commerce sont pourvus de deux bornes marquées « écouteurs », bornes auxquelles doivent être connectées des cosses métalliques terminant les cordons de casques.

Les cosses terminales sont la plupart du temps droites et affectent la forme de la figure 1, pour obtenir un bon contact de ces cosses et de la borne il faudrait pouvoir plier les premières comme l'indique la

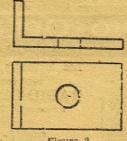Si l'on veut serrer la cosse de la figure 2



sous la borne (cas le plus répandu de la borne à serrage plat) il est pratiquement impossible de réaliser un contact stable, une

La valeur de la Résistance de Grille est TRES IMPORTANTE pour le bon fonctionne-ment des récepteurs à lampes.

La résistance variable WATMEL

(Anglaise)

de 0,5 à 5 mégohms, et 50.000 à 1000.000 ohms

18 fr.

25 fr.

donnera la valeur optima. Sa durée est illimi-tée, car elle est enfermée dans un tube en ébenite. Constamment variable.

Notice explicative contre 0 fr. 25 **MAISON RADIO-FERNEZ**

1, avenue Fernez, à COLOMBES
3 minutes de la gare LA-GARENNE (Seine)



liaison électrique solide entre cette cosse et

la borne.

Il est souvent difficile de recourber la cosse de la figure 1 de manière à lui don-ner la forme de la figure 2 sans briser cette cosse. Indépendamment de cet inconvénient

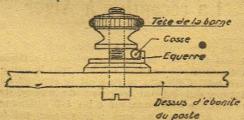


Figure 4 il est utile de conserver la forme de la figure 1 de manière à pouvoir utiliser la cosse avec une borne à trou. Il ne faut, en effet, pas songer à modifier perpétuellement la forme de cette cosse et obtenir avec la pince à becs ronds, les formes 1 et 2 l'une après l'autre. Le métal, quelque robuste qu'il soit, ne résisterait pas longtemps à un tel traitement.

Nous allons donner ci-dessous un moyen simple d'utiliser de manière parfaite la cosse sous sa forme 1 aussi bien avec borne à serrage plat qu'avec une borne à trou. Il suffit à l'amateur de fabriquer la pe-

équerre de cuivre représentée par figure 3. Prendre pour cela du cuivre de 5/10 de "/" au moins d'épaisseur. Le trou percé dans la grande branche de

masse sert de contrepoids. Elle tendra l'antenne quelle que soit la position de l'arbre servant de pylône. Il faut éviter de pla-eer cette masse trop loin du sol pour deux raisons. Il est d'abord désagréable de rece-voir sur le crâne une masse de 50 kilos tombant de 5 mètres, et eette chute doit être prévue, car les cordes quelque bonnes qu'elles soient, pourrissent un jour ou l'au-tre. D'autre part, il faut empêcher le poids de s'accrocher dans les branches, ce qui avrait pour effet de détendre ou de tendre par trop l'antenne, d'où danger de rupture dans le second cas.

Les branches sont généralement absentes à la partie inférieure des troncs.

A propos des condensateurs variables

On lit souvent dans les articles de T.S.F. qu'il y a intérêt pour certains montages

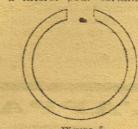


Figure 5

de disposer de condensateurs dont les plaques sont plus espacées que d'ordinaire. Les rondelles servant à espacer ces plaques peu-vent être facilement obtenues en confec-

BABY PARM

a modifié ce que l'on appelle la « force por-tante » de l'aimant; on a en somme dimi-nué son aimantation. Le fil plus de l'écou-teur se trouve branché au moins des accus. Pour réussir cet essai, il faut avoir eu soin de faire porter aux pières policies le plus de faire porter aux pièces polaires la plus grande masse qu'elles peuvent soulever de manière à ce que la plus petite diminution de l'aimantation cause la chute de tout ou partie de masse selon qu'elle est d'une seule pièce ou plusieurs morceaux.

Un hant-parleur économique

Lorsqu'on a affaire à use récention suffi-samment forte à l'écouteur pour faire ce que l'on appette de la & réception écouteur sur table », on peut amplifier encore cette réception de la manière très simple.

Dans le cas d'une pièce on fixe une petite console et sur cette console, l'ouverture tournée vers le coin et à 5 cm. de ce coin, on place l'écouteur. Vous serez surpris de l'amplification produite par ce petit true d'une économie et d'une facilité de réalisation produite. tion remarquable.

DES RESULTATS

*4ousieur DARGENT 32, rue de la Chapelle, Paris.

Monsieur,

J'ai l'avantage de vous accuser réception de vos nouvelles douilles « iona » en ma-tière isolante ; elles étaient destinées à un montage : détectrice à réaction + 1BF (genre Bourne) qui fonctionnait bien, mais descendait difficilement au-dessous de 200 mètres. J'avoue franchement que j'étais sceptique quant à l'amélioration que j'allais obtenir. Et bien, je m'empresse de vous remercier car le résultat est merveilleux, plus aucune capacité ne me gêne et j'accro-che les postes d'amateurs avec une facilité extraordinaire. De plus je tiens à vous si-gnaler une amélioration sensible dans la netteté de mes auditions.

En conséquence, veuillez m'expédier à nouveau huit douilles semblables.

Avec mes remerciements, recevez, Monsieur, mes salutations distinguées.

> Pierre BEAUCHET. Avenue Bonaparte, Villeparisis (Seine-et-Marne).

La douille « iona » est en vente dans tou-tes les maisons de T.S.F. au prix de 6 fr. 85 la pièce. Joindre 0 fr. 60 en plus pour l'envoi recommandé, adressé à M. Dargent, constructions radio-électriques, 32, rue de la Chapelle, Paris. Conditions spéciales aux revendeurs.



En voyage, emportez un POSTE PORTATIF A DEUX LAMPES Au casque 600 Kms Portées En haut-parleur 180 Kms Catalogue général « L » contre 1 Franc Etablissements PARI 27, rue de Paradis, PARIS (10°)

cette équerre sera du diamètre correspondant aux axes des bornes qu'il s'agit d'équi-

per (3 ou 4) par conséquent. La petite équerre de la figure 3 sera adaptée à la borne et la cosse placée comme l'indique la figure 4.

Comment conserver une antenne bien tendue

Les amateurs fixent souvent une au moins des extrémités de leur antenne unifi-

laire ou autre dans un arbre. Les arbres élancés (pins, sapins, peu-pliers), sont particulièrement aptes à rem-plir l'office de mâts d'antenne naturels.

Malheureusement, ces « mâts » de par leur nature ont une tendance fâcheuse à osciller dans le vent soumettant l'antenne à des efforts considérables amenant la plupart du temps la rupture de la corde de fixage et la chûte de l'antenne. Ce genre d'accident a lieu de préférence par une nuit pluvieuse, alors que tranquillement assis dans son fauteuil, les pantoufles aux pieds, on recoit confortablement un concert lointain. Pour éviter ces tensions brusques et le plus souvent désastreuses, il suffit d'adapter à l'antenne un contrepoids... mé-canique. La corde fixant l'antenne passe dans une poulie, est attachée d'une part au dernier isolateur d'antenne, et d'autre part, à une masse assez forte, 20 à 50 kilos au plus suivant le développement de l'anten-ne pendant librement dans le vide. Cette

tionnant des houcles en fil de cuivre nu de 15/10 de mm. de diamètre (fig. 5). On pourra par exemple conserver la ron-

delle primitive et placer de part et d'autre de cette rondelle deux boucles semblables à celle de la figure 5. Le diamètre de la bou-cle dépendra naturellement de celui de la tige servant de support aux plaques.

Comment reconnaître la polarité d'un écouteur

On a donné plusieurs méthodes pour re-connaître la polarité d'un écouteur. On sait en effet que la connaissance de cette pola-rité est nécessaire lorsque l'on branche l'écouteur dans un circuit sous l'intermé-disire d'un transformateur de sortie diaire d'un transformateur de sortie.

Nous avons trouvé quelque part derniè-rement une méthode originale que nous nous permettons de signaler à nos lecteurs. On dévisse avec soin le pavillon d'ébonite

et l'on retire avec précaution les rondelles et le diaphragme ; les pièces polaires ap-paraissent alors. Ces pièces polaires sont aimantées. On retourne l'écouteur et on lui fait soulever de petites masses d'acier ou de fer (gros clous, vis, morceau d'aiguille a tricoter). On s'arrange de manière à fair porter ainsi par les pièces polaires le plus de poids possible, on fait alors passer dans l'écouteur le courant d'un accumulateur 4 volts. Si le passage de ce courant a pour conséquence de faire tomber une partie de la masse fixée aux pièces polaires, c'est qu'il

Extra sélectionnée. Haute sensibilité La seule galène livrée en paquet vert cacheté avec TICKET DE GARANTIE numéroté . . 3 fr.

ZINCITE « ONDOMNIA ». 6 fr.

Gros exclusif: L'INDUSTRIE MODERNE 37, av. du Roule, NEUILLY-s.-SEINE

Emetteurs de toutes puissances Récepteurs:

AUDIONETTE SUPERHÉTÉRODYNE professionnel SUPERHÉTÉRODYNE-A SUPERHÉTÉRODYNETTE

Ets RADIO-L.L., 66, rue de l'Université, Paris

LES BONNES EMISSIONS EN PHONIE

sont obtenues par un bon filtrage et un

KENOTRON

LSI 153, rue de Belleville, Paris

PATIENCE

« Le discours que M. Paul Boncour a prononcé le 8 février dernier au Conserva-toire des Arts-et-Métiers a été diffusé par la sation radio-téléphonique de l'Ecole Supé-

rieure des P.T.T.

» 11 a pu être entendu de tous les auditeurs de T.S.F. dans un rayon de 800 kilo-

(Les journaux)

D'autre part, un de mes amis sans-filiste qui habite Nevers (200 km.), et qui possède un poste sérieux, m'écrit ce qui suit:

« Je me réjouissais à la pensée de pouvoir entendre le discours de M. Paul Boncour: m'étant mis à l'écoute dimanche, à 14 heures, j'ai pu constater une fois de plus la très grande infériorité des P.T.T. au point de vue intensité de récention sur les postes vue intensité de réception sur les postes Radio-Paris, Anglais, Allemands, Italiens, Espagnols et Suisses que je reçois journellement; mais pourquoi cet entêtement de l'Ecole Supériure des P.T.T. à vouloir diffuser quand elle sait certificament de l'accession de la contraction de l ser quand elle sait pertinemment qu'elle ne porte pas suffisamment ? »

Constructor

Voulez-vous construire votre poste vous-

Voulez-vous construire votre poste vousmêmes? SI vous avez des loisirs, c'est un passetemps agréable, instructif.
En employant nos éléments « Constructor »
vous ètes assurés du succès, parce que ces
éléments sont généralement les mêmes que
coux que nous utilisons pour nos fabrications.
Les schémas et croquis qui accompagnent
chaque boite de « Consmitter » sont éclairs,
factés à compraise et à ceure.

D'ailleurs, Radio-Hall restat toujours à la
disposition des constructors improvisés pour
leur donner le coup de main définitif ou monles plus modiques,

Constructor R-4 Bis », à 2 lampes, comprenant l'ébénisterie du R-4 Bis, tous les éléments séparés avec 3 Ré-gula et instructions détaillées...Fr. 200 »

Constructor Pratico », petit poste à Galène pour petites et grandes longueurs d'ondes, comprenant tous les éléments nécessaires et instructions . Fr.



Nos Catalogues, richement illustrés, édition 1925, de postes complets et d'accessoires sont envoyés contre 0 fr. 90 en timbres, remboursés à la première com-

RADIO-HALI

23. rue du Recher -- PARIS (8°)

(à coté de la gare Saint-Lazare)

Rassurez-vous, chers lecteurs. Dans son discours du 21 janvier dernier, à l'occasion du 2º anniversaire de la station radiotéléphonique des P.T.T., M. Pierre Robert, soussecrétaire d'Etat, a annoncé le développe-ment prochain de l'organisation radiotélé-phonique des P.T.T., et notamment la forte augmentation de puissance de l'Ecole.

Patience, donc.

annimmen and a second Ne négligez pas les petits détails. Un bon montage ne donnera rien s'il n'est pas réalisé avec du matériel de premier choix.

FABRIOUEZ TOUTES VOS SELFS IDS D'ABEILLES, DUOLATERAL, LATTIS FONDS DE PANIERS, etc., avec le

MANDRIN * Perfection (marque déposée) Prix: 15 fr.; franco, 16 fr. 50

(notices explicatives)
is mandrins sur commande
après entente de prix E. RONCY, 17, avenue Jean-Jaurès, Paris et chez les vendeurs de T.S.F. R.C.S. 248.837

T.S.F. « MARCONI » de

fabriquées dans les usines « OSRAM > anglai ses Ces lampes, dans leurs différents modèles, assurent :

LA DETECTION LA PLUS PURE L'AMPLIFICATION LA PLUS PUISSANTE

UNE NOUVEAUTÉ:

LA LAWIPE "D.E.R.

Ses avantages:

Permet l'audition en bon haut-parleur, avec un poste monolampe. Réalise une économie très sérieuse, tant

par sa faible consommation que par sa très grande durée.

Se trouvent d' toutes les maisons de T.S.F. General Electric de France Ltd



Ses caractéristiques : Tension de chauffage.... 1,8 volts Courant de chauffage.... 0,35 ampères Impédance 32.000 ohms

Tension plaque:
en amplificatrice BF: 50 à 80 volts
en détectrice HF.: 30 à 50 volts.

sur fibre; les deux pièces nécessaires seront

la roue dentée R et l'axe portant la vis sans fin. Nons en donnons les cotes exactes fi-

gure 1 A et B. On peut se les procurer sans

peine en consultant le catalogue des pièces

de rechange d'une grande marque française

de phonographes à diffuseurs. Leur prix est

L'axe des condensateurs ayant habituelle-ment 5 à 6 m/m de diamètre, et le trou cen-tral de la roue dentée ayant 21 m/m, il con-

viendra d'y entrer de force une petite pièce d'ébonite tournée auparavent et ayant 21×9 m/m, avec un trou central légèrement

plus grand que l'axe du condensateur (nous verrons plus loin l'utilité de cet alésage, voir la figure 2 B). D'autre part, nous per-

cerons l'axe de la vis tangeante, afin d'y lo-ger une clavette qui aura pour but d'empê-cher cet axe de revenir sur lui-même, lors

par deux petits supports, constitués par de la lame de cuivre ou de laiton de 2 m/m,

convenablement pliée et percée. La forme même de l'axe hélicoïdal en bout de la vis sans fin convient parfaitement pour qu'il ne puisse avancer. On le munira, côté com-mande, d'un bouton de manœuvre en bois

ou en ébonite entré à force, collé ou fixé par une clavette. Le débrayage sera obtenu de

La roue dentée sera placée sur l'axe du condensateur (ce derniar comportera un bouton ébonite gros modèle pour manettes de préférence, à un bouton portant son sec-

teur gradué, modèle dit américain), et de-

vra entrer à frottement doux. Elle s'ap-puiera d'une part sur le bouton de manœu-vre b (Fig. 2 A) et d'autre part, sur plu-sieurs épaisseurs de caoutchouc (chambres

à air d'auto ou mieux de bicyclette). Lors

caoutchouc repoussant la roue dentée sur le bouton b, celle-ci l'entraînera. Lorsqu'on manœuvrera le bouton, la roue maintenue fixe par la vis sans fin, « patinera » sur b. La manœuvre est des plus douces. De

plus, aucun craquement n'est à craindre, la roue étant isolée de l'axe et l'entraînement se faisant sur fibre.

Réalisation d'une manette double pour inverseur

Les manettes doubles conjuguées se trou-

0

vent assez difficilement dans le commerce; leur emploi est pourtant des plus pratiques

qu'on se servira du démultiplicateur,

L'axe sera fixé à hauteur convenable

VENTE EN GROS: 10, rue Rodier, Paris

Quelques perfectionnements


modique.

de la manœuvre.

la façon suivante:


Démultiplication d'un condensateur variable

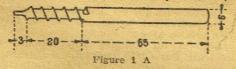La pratique des ondes courtes et extra courtes a emmené diverses modifications dans le montage et la manœuvre des appareils, dont la plus importante est sans con-tredit la variation lente et continue d'une capacité variable. De grands progrès ont été faits dans ce sens et l'on peut dire qu'à




l'heure actuelle il existe dans le commerce français d'excellents modèles, à des prix abordables. Doit on, pour cela, négliger les anciens condensateurs de nos débuts, ou les « laver » à vil prix, lorsque pour peu de frais on peut les transformer en condensateurs démultipliés ? Nous allons décrire

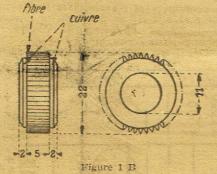ci-dessous cette opération très simple : Le système d'entraînement démultiplié choisi sera la vis sans fin: ce procédé




donne, sans contredit, les meilleurs résultats lorsqu'il est bien adapté: facilité de manœuvre, grande démultiplication, ab-sence de tous bruits parasites, etc. Le seul inconvénient à vaincre est l'irré-

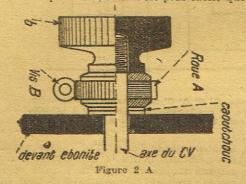versibilité d'un pareil système; comme nous verrons plus loin, rien n'est plus facile que



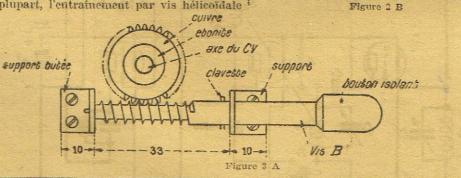de débraver la roue dentée et jouir ainsi de toutes les commodités de manœuvre Les pièces choisies sont empruntées à un vieux phonographe -– mais, entendons-nous – à un phonographe d'un modèle assez récent: ces modèles, en effet, comportent, pour la plupart, l'entraînement par vis hélicoïdale



RADIOLYS 80, boul. Haussmann

Concessionnaire des principales marques françaises et étrangères

GRANDE BAISSE DE PRIX Lampes faible consomm neuves. 27 » Condensateurs variables 25
Lampes ordinaires neuves. 15 » Casques (hautes marques) 33
Transf. B.F. Radiolys 1/1 1/3 1/5 18 » Fil d'antenne tressé, le mêtre... 0

Et toutes pièces détachées en stock à des prix défiant toute concurrence.

- GROS -- DETAIL

A. PARENT

242, Fg St-Martin, Paris (10°). Tél. Nord 88.22

pour l'inversion série-parallèle d'un concondensateur, du sens de la réaction, des selfs d'une hétérodyne, etc.

La réalisation est assez facile. La condi-tion essentielle est que le perçage soit fait avec soin, car il serait désastreux de voir l'une des lames sur un plot et l'autre... dans l'air. Les lames des manettes seront avantageusement constituées par un balai formé de 2 ou 3 lames empilées, repliées et limées ensemble, frottant sur le champ. On obtient ainsi; sans grande perte de temps,

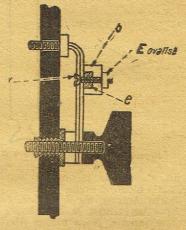



Figure 3 B

des contacts parfaits et des manœuvres très douces.

Les lames seront conjuguées à l'aide d'une petite barrette d'ébonite de 5, dont

ETABLISSEMENTS 56, rue Monge, PARIS

Téléphone : Gobelins 07-98

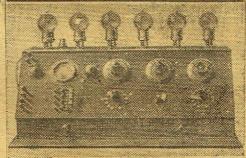

Poste type S4A fonctionnant entierement sur secteur alternatif ou continu ----

:: NOS POSTES SONT GARANTIS :: ?

VENEZ les ENTENDRE et COMPAREZ.

Postes Emetteurs et

Récepteurs



Postes fonctionnant tous secteurs


Renseignements et Devis sur demandes

la longueur et la largeur dépendront de l'éloignement des 2 manettes et de la longueur des lames. Ces dernières seront percées et assemblées (Fig. 3 A), à l'aide d'une vis à métaux de 3 v., à tête fraisée et d'un petit écrou. La barrette d'ébonite b sera percée à chaque extrêmité d'un trou de 3,5. Sur l'une des bases nous préparons à la mèche à chambrer un logement pour l'écrou e. La barrette, emmanchée sur les deux vis v sera maintenue par deux autres écrous E ovalisés. Le serrage de ces der-niers donnera le jeu nécessaire.

L'invasion se fera par la seule manœuvre de l'un des deux boutons B, et l'effort à fournir ne sera guère plus grand que pour

une manette seule. Fabrication d'un burin Amans

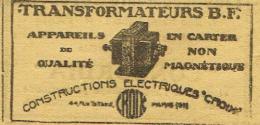Les amateurs heureux - je ne dis pas fortunés - qui possèdent un tour, pour si



Ur. poste 4 lampes F.L., Radiola, P.T.T.,
Postes anglais, quatre
lampes, une batterie
une batterie de 4 volts, 40 A.H.

UN HAUT-PARLEUR GRAND MODELE

R.C. Seine 239.274.

rustique qu'il soit, ont remarqué les difficultés qu'ils rencontraient lors du tournage d'une pièce en ébonite. En effet, les burins employés communément ont une forme dé-plorable pour la pénétration dans une telle matière (ils sont en général de forme cy-lindrique, à section elliptique). Après quel-ques tours, l'outil s'émousse, broute, rêcle

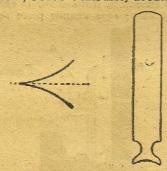


Figure 4 A

Figure 4 B

ou polit, suivant la façon dont on le pré-sente, mais n'enlève rien.

Le burin Amans, au contraire, conserve bien plus longtemps le tranchant, et ne s'encrasse jamais. Nous allons décrire cet outil merveilleux qui convient — suivant les dimensions que l'on lui donne — au tra-vail de n'importe quelle matière: depuis l'acier jusqu'au caoutchouc (sans aucune exagération).

L'outil imaginé et breveté en 1896 par M. le D' Paul Amans, bien connu dans le monde aéronautique, était destiné primiti-tement au rabotage des cylindres phonographiques, en vue de leur réutilisation et de l'inscription. Les pâtes employées à cette époque (stearine 30, cire d'abeille 50) en-crassaient très rapidement les burins de toutes formes et il se produisait des sillons ou arrachements, créant de forts parasites

Le docteur Amans qui, d'autre part avait observé les organes de pénétration de la Trigle, de la Scinque Officinale et surtout du Bouvier, adapta immédiatement à un

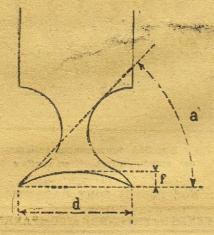


Figure 4 C

burin la forme caractéristique de ces organes

Loin de s'arrêter à la forme séduisante d'une arrête de rebroussement (Fig. 4 A) qui est formée de l'intervention de deux concavités en sens inverse, il choisit (après de longues études comparatives), l'arrête formée par deux concavités de même sens, et aboutit au burin figuré en B (fig. 4)

Les trois facteurs principaux de cet outil

sont:

a) Le diamètre du burin; b) L'angle de coutre

c) La hauteur de la flèche.

Nous figurons en C (fig. 4), une tête très agrandie de ce burin, avec les trois facteurs agrandie de ce burin, avec les trois lacteurs d'angle a (qui est le facteur le plus important) sera d'autant plus grand, que la matière sera dure. Le burin figuré en B convient plus spécialement à l'ébonite. Le diamètre sera assez petit (5 à 10 m/m) afin d'éviter le « planage ». Le ventre sera très peu ombiliqué et empêchera l'encrasse-


LE CATALOGUE T. S. F. DES

est envoyé franco : on y trouve les prix de nos apparells

CONCORDIA"

et de tout l'appareilliage perfectionné dont ils se sont fait une spécialité.

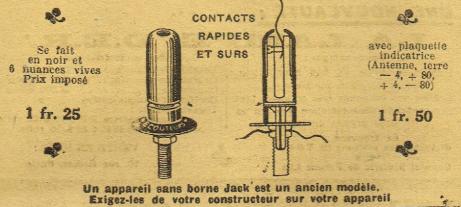Indispensable dans tous les cas et pour tous les montages BORNE-JACK est Française donc élégante et pratique ; elle bat dans leur propre pays tous les articles similaires étrangers, (Exemple : Plus de 500.000 vendues mensuellement en Angleterre) 2 CONTACTS RAPIDES



En vente partout et au MATERIEL SIMPLEX, 6, rue de la Bourse, Paris.

ment de l'outil (flèche de 0 m/m, 1 à 0 m. 5). Ce burin sera sera fait en acier doux, trempé à l'oignon; opération ne souffrant aucune difficulté, puisque nous nous adres-sons déjà à des amateurs possédant un teur et con servicement sealent l'utiliser tour, et par conséquent sachant l'utiliser.

On se servira du barin Amans comme d'un burin ordinaire; toutefois il convient de prendre très peu; car la « dent » mord immédiatement. Un angle de 10° verticalement convient parfaitement. On donnera également un angle identique dans le sens de l'avancement. Ces deux précautions ont pour effet d'aider au dégagement de la matière.

Lors du travail, l'ébonite est enlevée en minces bandes non elipsoïdale, ce qui démontre bien l'attaque régulière, puisque le copeau n'est pas tordu. On fera tourner lé-gèrement le burin sur lui-même, afin d'employer également toute la circonférence.

Il est possible, avec ce burin, de tourner

des matières molles, comme le caoutchouc, par exemple: le tranchant est net, poli, et ne porte aucune trace d'arrachement.

Des travaux délicats et longs dans des blocs d'ébonite (cuve de turbine) nous ont démontré les qualités extraordinaires de cet outil précieux que nous utilisons, à l'exclusion de tout autre.

Ajoutons pour terminer que le D' Amans estime à 80 0/0 le gain de temps qu'il per-

Les lecteurs que cet instrument intéresserait, pourraient se documenter de façon très précise avec :

Bulletin du Congrès International de Zoologie. Paris 1889, pages 975 et suivantes; Bulletin mensuel de l'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier. Janvier 1913, numéros 1 et 2

La Nature, 11 avril 1914, numéro 2,133, pages 328 et suivantes.


A. PLANES PY.

reflex Jn montage

Dans les derniers numéros de l'Antenne ont paru divers montages Reflex. Bien que n'étant pas d'une nouveauté absolue, celui que je vais décrire offre un certain nombre d'avantages et c'est pourquoi je me décide

léphoniques, je n'avais avec un montage normal à 2 HF et 2 BF qu'un rendement dérisoire et l'impossibilité d'obtenir du haut-parleur convenable.

Or, il est entendu que pour le véritable

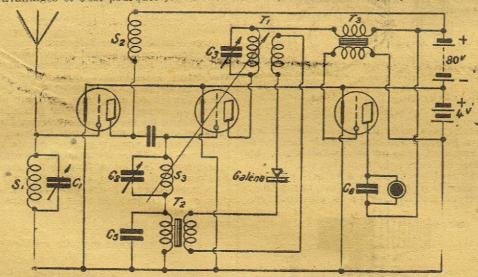


S³ = self d'accord, S² S³ S⁴ selfs de résonance. C³ C³ C³ Condensateurs variables. C³ = condensateurs fixe de 0,1 à 0,5 millième. C⁵ condensateurs fixe de 0,5 à 1/1.000. C⁷ = condensateurs fixe de 2/1.000. T³ transfo BF 1/5. T² transfo BF 1/3. R = Résistance 80 à 100.000 ohms.

à en faire part à nos camarades sans-

filistes.

Possédant comme beaucoup, hélas! de camarades des villes, une antenne encaissée dans les maisons, et surmontée d'un respec-table faisceau de fils télégraphiques et té-

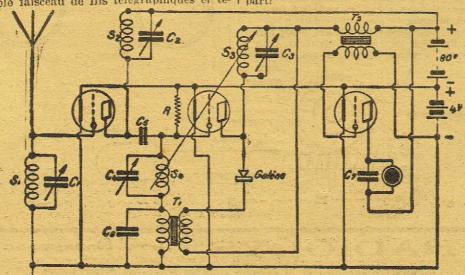amateur, seule l'écoute au casque permet des auditions nettes et artistiques; il n'en est pas moins vrai que la famille et les amis la trouvent très mauvaise de vous voir écouter un concert et de n'y prendre pas



 $S^1=$ Self d'accord. $S^2=$ Self apériodique. $S^3=$ Self de résonance. C^1 C^2 C^3 = Condensateurs variables 0,5/1.000. $C^4=$ Condensateur fixe de 0,1 à

Condensateur fixe 0,5 à 1/1.000. C° = Condensateur fixe de 2/1.000. = Transformateur HF. T° T' Transfos BF 1/5 et 1/3.

Constructeurs Revendeurs

Nous vous recommandons

LES TRANSFORMATEURS & CROIX >

Rendement parfait. Présentation impeccable Que vous trouverez toujours chez nous en stock Et aux mêmes conditions que chez le Fabricant

Les Etablissements A. LAPORTE 83, rue des Entrepreneurs, PARIS



Aussi avais je dès l'apparition dans les re-vues des montages Reflex, songé à m'en servir pour augmenter la puissance de mes réceptions.

La figure n° 1 représente le schéma d'un montage à trois lampes, dont l'une tra-vaille à la fois en haute et en basse fréquence. Détection par galène.


Ce schéma, que m'avait obligcamment indiqué M. J. Alexandre, fut essayé par moi et j'obtins avec les trois lampes une intensité plus forte qu'avec un montage à 4 lampes à raisonance normal.

J'y adjoignis une autre BF et j'obtins un rendement excellent

Toutefois, la complication de ce montage qui nécessite 4 condensateurs variables m'ont amené à le simplifier en le rendant d'autre part plus stable. Et voici le montage que j'emploie actuellement et qui me donne d'aussi bone résultats antique mains donne d'aussi bons résultats quoique moins complexe.

La self apériodique S2 doit avoir un as-sez grand nombre de tours. On peut em-ployer par exemple une self Radiola (self


Le transfo HF est constitué par deux ga-

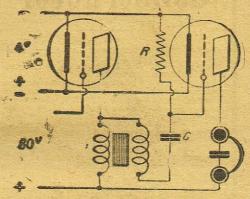

lettes en nids d'abeilles, dont le primaire est couplé avec la self S3. Ce couplage doit être très lâche.

En principe, les deux galettes formant transfo HF doivent être serrées; mais il arrive que pour obtenir plus de syntonie on doive découpler tégèrement le secon-daire. Le secondaire de ce transfo doit avoir environ un tiers de tour de plus que

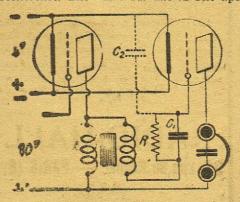La valeur du condensateur C4 doit être recherchée. Elle varie suivant la self apé-



riodique S2 employee. Avec une self Radiola, il faut au moins 0,25/1.000.

On peut également shunter le primaire du transfo BF T2 par un condensateur do 1 à 2/1.000, ce qui a quelquefois augmenté le rendement.

Enfin, pour ceux qui voudraient suppri-mer un condensateur variable, je signale que j'utilise comme self d'accord une self à plots avec coupures pour les petites ondes.

L'avantage du montage ci-dessus réside dans l'absence d'accrochages intempestifs, comme il s'en produit avec beaucoup de montages Reflex

De plus, on peut ajouter une autre BF, sans avoir à craindre les sifflements comme

dans les montages ordinaires 3 BF. La lampe fonctionnant en Reflex doit

\$

16. Chemin Saint-Gilbert, LYON

Génératrices courant continu hautes tensions de 400 à 12,000 voits: Génératrices doubles, haute et bane tension indépendemment réglables. Alternateurs à fréquences musicales 400 à 1,000 est Transformateurs H. T. correspondents.

Broupes convertisseure borizontana et verticona POUR L'EMISSION SEULEMENT

BOBINES DUOLATERALES

les plus regulières, tes plus robustes

POSTES A RÉSONANCE montage C-119 - Fonctionnement garanti ROLLEX. 18, boul. de la Bastille, PARIS

être à vide poussé et l'on obtient d'excellents résultats avec une Radio-Micro.

Le point de galène, quoique facile à trou-ver, doit être recherché assez sérieusement, car certains points seulement donnent le maximum de rendement.

Si l'on veut ajouter une basse fréquence,

il y a intérêt à la monter en auto-transfor-mateur, pour plus de pureté. A ce sujet, l'indique que la manière usuelle d'utiliser ce montage (schéma n° 3) m'à toujours donné, quoi qu'on en dise, un rendement inférieur au montage en BF à transformateur ordinaire, quoique évidem-

ransformateur ordinaire, quoique evidemment plus pur.

Fai donc chercher à l'améliorer et j'emploie actuellement le montage suivant (schéma n° 4) qui me donne un rendement égal à la BF à transformateur, quoique conservant la netteté à la réception.

Je ne suis pas calé pour expliquer le fonctionnement de ce montage où la grille est rendue fontanient positive au lieu d'être.

est rendue fortenient positive au lieu d'être

Je sérais heureux qu'il soit essayé par d'autres amateurs plus savants et par eux

Le condensateur porté en pointillé C2 est ajouté quelquefois pour supprimer en par-tie le bruit de l'onde porteuse.

R. CLERET,

VOLCANO



En vente dans toutes les bonnes maisons

Maison Fondée en 1896 ONDENSATEURS

10, Rue Saint-Sébastien - PARIS



LE SUBDIVISEUR 1/1000 Le PREMIER condensateur à vernier

est resté le PREMIER des condensateurs. R.C. Seine 99.676 - Catalogue A sur demande


SUR COURANT ALTERNATIF MARCHE PARFAITE GARANTIE Recharge les 4 et 80 volts

EN VENTE : Bazars, Electriciens et

A. JEANNIN, 28, rue Eugène-Jumin PARIS (19°)

Le "Super C. 119 bis"

Construit par la Radiophonie Moderne

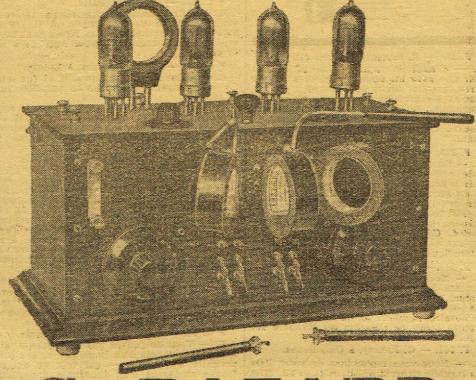

ATRAIRID

217, Avenue Gambetta, PARIS (200)

est l'appareil perfectionné et sérieux qui donne entière satisfaction par son rendement supérieur

L'emploi du courant continu du réseau de lumière pour la tension de plaque

De nombreux amateurs, de province surtout, bénéficiant des avantages — et des inconvénients, ajoutons-le vite — du cou-rant continu pour leur installation de lumière m'ayant demandé, après de nom-breux essais d'autant plus infructueux qu'ils semblaient au contraire devoir être de par leur simplicité théorique couronnes de succès, si l'utilisation du courant continu était possible en pratique et intéressante, je leur donne ci-dessous quelques renseigne-ments techniques sur un montage dont la réalisation simple m'a donné des resultats réellement fort intéressants.

La recharge des accus 4 volts subsiste bien entendu, mais comme elle est ici très facile et gu'en réalité on supprime la pactie défectueuse de la source de plaque (pile sè-che ou accu) et la dépense d'achat, la combinaison vaut bien qu'on s'y arrête quelques instants.

Il est curieux en effet de constater que l'emploi du courant alternatif redressé par deux lampes triodes se développe bien plus rapidement que l'emploi du courant continu de réseau pour obtenir la tension de plaque.

Pourtant, avec un bon montage, l'emploi du courant continu est à mon avis plus facile encore, puisqu'il suffit en tout et pour tout de filtrer ce courant, pour détruire l'effet de « denture » du collecteur de la dynamo productrice d'énergie électrique et par surcroît de prendre quelques précautions pour éviter tout court-circuit latempestif.

Inutile de recommencer le procès des iles sèches qui durent autant que les roses, mettons quelques mois tout au plus, ou des petites batteries d'accumulateurs assez cacombrantes, rongeuses par excellence avec leur acide, d'un entretien délicat et d'une capacité aussi faible que leur prix est par contre élevé. Je ne parle pas de la mauvaise qualité des plaques autant que des soudures qui reste proverbiale. Si le poste récepteur pouvait causer tout seul, que d'anathèmes il pourrait lancer aux unes et aux autres en raison que les sifflements, crachements par mauvais contacts entre éléments; zincs percés cause de courts-circuits, etc., qu'on impute si facilement et si généreusement au « sale poste » qui n'en peut-mais où à toutes ses parties constituantes : résistance de grille, condensateur shunté, voire nids d'abeilles, lampes ou condensateurs même

Piles seches et accus du commerce sont encore employés par la majorité des ama-teurs possédant le continu et désillusionnés par leurs essais ou même par l'audition d'alimentations sur alternatif.

Bien des schemas ont été donnés en offet pour l'emploi du courant continu. En pra-tique, il faut d'abord pouvoir en régler la tension, ce qui ne peut se faire facilement qu'en utilisant des résistances. Il nous a paru bon de disposer ces résistances de façon à obtenir les résultats sui-

Eviter toute possibilité de court-circuit entre le réseau et la terre en intercalant une lampe limitant toujours l'intensité à 0,5 amp. et rendant imposisble la destruction des précieuses lampes triodes.

Permettre d'obtenir toute la gamme des tensions entre 40 V. et la tension mênie du réseau, soit 110 ou 220 volts suivant les cas.

On obtient ce résultat en montant 3 douilles de lampes en série sur le courant 110 v. La première et la troisième douille reçoivent des lampes de cinquante bougies « monovatt » ou même « demiwatt ». La douille centrale reçoit une lampe de 10, 16, 25 ou 32 bougies. C'est le calibre de cette lampe qui détarmine la terrien de la premiente. qui détermine la tension de plaque obtenue, car le filtre sera monté aux bornes de cette lampe centrale. Ce dispositif forme une sorte de potentiomètre.

Plus la lampe sera de fort calibre, plus la tension aux bornes du filtre sera faible. Si on supprime cette lampe, la tension est alors voisine de 110 volts car la chuie de tension qui se produit dans les deux lampes de 50 bougies est infime si l'intensité qui les traverse est de l'ordre de quelques milliampères consommation normale d'un poste à 4 lampes. On peut donc enlever cette lampe du milieu, aveir plus de 100 velts à la plaque et, fait paradoxal pour le novice, ne consommer absolument aucun courant sur le compteur ! Voilà, je crois, mieux encore que la recharge peu gratuite des 80 volts toujours à plat au moment des concerts, ou lorsqu'on reçoit des amis !..

Le courant ainsi obtenu doit être filtré, car il n'est pas pur. Des courants alterna-tifs de fréquences diverses lui sont superposés. Si l'on essaie d'utiliser ce courant impur sur un poste, on entend démarrer tous les ascenseurs du quartier et le crissement des balais des dynamos ou des commutatrices impressionne fâcheusement les oreilles. Il faut donc filtrer ce courant, tout comme on le fait pour le courant alternatif redressé par deux lampes, mais celles-ci coûteuses puisque deux triodes. Le filtre est exactement le même, puisque les fréquences à éliminer sont du même ordre, c'est à-dire voisines de cinquantes périodes.

Le calcul théorique indique que le filtre

Les nouveaux nids d'abeilles DUOLATERAL

atteignent la perfection comme RENDEMENT et PRESENTATION EN VENTE PARTONT AUX ANCIENS PRIX DE PEROY, constructeur, 6, rue Jules-Simon, BOULDGNE - SUR - SEINE AMATEURS DE T.S.F.

vous trouverez 46, rue de Rome, Paris chez CHOMEAU (P. GOUSSU, Success') un stock considérable de pièces détachées et de matériel électrique Neuf et occasion Prix extraordiniares de bon marché Demandez le catalogue-album illustré, fco 1 f.

doit être constitué par une self importante d'une self-inductance de l'ordre de 50 hen-rys, si l'on veut réduire au minimum la capacité des condensateurs employés con-jointement avec ce filtre. Avec une self de 10 ou 20 henrys, on est conduit à augmen-

Jointement avec ce filtre. Avec une self de 10 ou 20 lienrys, on est conduit à augmenter l'importance des dux condensaturs, d'où augmentation du prix de revient du dispositif, et malgré cela les fréquences élevées seront très mal éliminées.

Une self de 50 lienrys est, m'objectelration, assez massive, par suite pesante et... coûteuse. Il existe cependant des artifices pour réduire cette masse et la ramener à un chiffre raisonnable. J'ai même pu m'en procurer une, d'une marque bien connue, et dont le poids n'excède pas un kilog. Dans ces conditions, la résistance devient bien inférieure à celle d'un transfo de sortie basse-fréquence utilisé généralement dans ce but, tandis que le coefficient de self inductance est 4 ou 5 fois plus élevé que dans ce transfo BF.

Ouvrons-lui une petite parenthèse : il est nécessaire de reconnaître après filtrage à quel pôle on à affaire ; disons tout de suite qu'il est indifférent de placer la self E sur l'un ou l'autre pôle d'arrivée ; cependant, on peut essayer de la changer de pôle, les résultats peuvent, quoique très rarement, différer.

résultats peuvent, quoique très rarement,

Le plus simple pour trouver le positif est d'utiliser un verre à boire ou un tube d'as-pirine rempli d'eau additionnée d'une cuitpirine rempii d'eau additionnée d'une cuil-lerée à café d'acide sulfurique ou chlor-hydrique, et toucher les fils amenant le cou-rant filtré celui qui laissera dégager le plus de bulles gazeuses est le négatif, ce'stà-dire à relier à la borne signe moins de la boîte de réception. L'autre fil sera donc connecté au signe plus (borne positive). On peut aussi faire cet essai avec du sel fin où de cuisine.

On peut également relier les deux pôles du courant filtré par une lampe 110 volts, en ayant soin d'intercaler sur l'un des fils, et en série, une petite soupapé électfolytique fermée d'un débris d'aluminium (papier à chocolat rigide et crissant, par exemple) et d'une petite lame de fer ou de plomb, le tout plongé dans un peu de bicarbonate de soude en solution dans l'eau. Si la lampe s'allume normalement, on peut être certain que le fil relié à l'aluminium est l'arrivée du négatif comme courant filtré. Si, au con-On peut également relier les deux pôles du négatif comme courant filtré. Si, au contraire, la lampe ne veut pas s'allumer ou rougit seulement, le pôle relié à l'aluminum est le positif. On peut inverser l'expérience pour être sûr du résultat.

Un volumètre polarisé à cadre ou portant l'appare le pour peut a cadre ou portant l'appare le pour le

on volumetre polarise a cadre ou portant à chaque borne les signes + ou — peut également servir, mais ce n'est pas teujours un appareil courant chez l'amateur. Un ampèremètre peut également servir, s'il est polarisé ou à cadre. Avoir soin toutefois de laisser la lampe intercalée pour égiter de brêlen les appareils. éviter de brûler les appareits

(Voir la suite page 110)

LISEZ AUSSI LE

AVANT VOS ACHATS!

consultez le catalogue de la plus importante Maison Française d'ACCESSOIRES de PRECISION Grands choix aux meilleurs prix

EXTRAIT DU CATALOGUE Deux Accessoires bien compris:





RHEOSTAT VERNIER

30 ohms, pour lampes RADIO MICRO ou une lampe ordinaire

PRIX 11.50 75 m/m support disque 60 m/m

VARIOMETRE

Notre CATALOGUE est envoyé à toute demande accompagnée de 0 fr. 75, adressée à

A. BONNEFONT

Constructeur PARIS - 9, Rue Gassendi - PARIS







& G. B. L., Neuilly.

R. — Ce schéma que vous nous envoyez et que vous avez pris dans une revue de T.S.F., n'est pas exact, Voyez le rectifié ci-dessous.

MAUVAIS

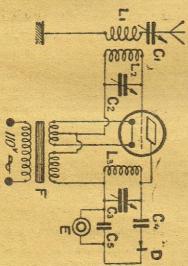

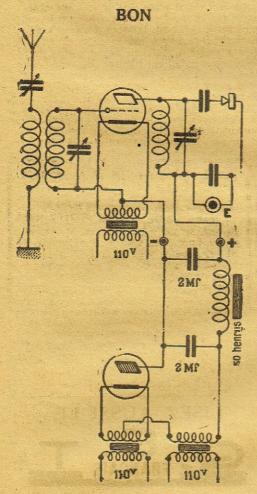



Postes à galène à partir de 60 francs Postes à Lampes de tous modèles Accessoires, Pièces détachées

33, Rue VIVIENNE, PARIS-BOURSE (2°) Catalogue franco sur demande

Monsieur Bertheau, auteur de l'article « Piles au sulfate de cuivre », est prié de don-ner son adresse afin que nous puissions lui faire parvenir les lettres que nous recevons en son nom.

AMATEURS !!

La meilleure lampe régénérée est

A RÉNOVÉE P.P."

en lampe ordinaire, micro ou émission

Aux Etablissements G. CARLIER

114, rue de la Folis-Méricourt
:: :: PARIS (11°) :: ::

Métro République
Téléph.: Roquette 42-06 :: R. C. Seine 140.177 POSTES COMPLETS ET PIECES DETACHEES DE T. S. F.

Rebobinage de transformateurs et d'écouteurs En occasion, postes et accessoires de marque ₹ F. 238. — R. Bertrand, à Paris (15°).

R. — L'effet de superréaction ne se fait sentir que pour les ondes inférieures à 1.000 mêtres (extrême limite supérieure).

Toutes les grandes ondes sont reçues sur harmoniques. Radio-Paris a en particulier un harmonique dans les environs de Londres.

Pouvez essayer de prendre cadre plus im-nortant

₹ F. 239. — Lestrelin, Caudebec-en-Caux.

R. — Supposons qu'une station émette l'on-de de 2.000 mètres. On appelle cette onde, l'onde fondamentale. Cette onde de 2.000 mè-tres est accompagnée d'harmoniques ayant les longueurs d'ondes 1.000, 666,6, 500, 400, 333,3, 285, 250, etc. Suivant les particularités de l'émission un de ces harmoniques peut être favorisé. Cette question est d'ailleurs plus complexe qu'elle n'en a l'air et le phénomène se complique très souvent. se complique très souvent.

₹ F. 240. - Docteur A. Cotte, à Marseille. R. — Nous vous remercions de vos rensel-gnements. Les corrections ont dû échapper à

Le poste d'Agen n'a pas, à notre connaissance d'horaire régulier. Rome est sur 425 m. Le poste boche en question est Hanovre sur 295 mètres.

₹ F. 241. — G. Raussy, à Casablanca.

R. - Nous vous remercions de votre liste dans laquelle figurent \$SSU, \$UD, \$FLJ, \$DE, \$FK, \$EV, \$FB, \$HJ. Nous vous demanderons d'éviter dans vos listes les indicatifs américains qui n'intéressent pas les lecteurs français. Pouvez évidemment signaler par exemple : « Plus de nombreux anterior américais anterior de la pour de la complexión de la pour de la complexión de : « Plus de nombreux amateurs améri-

F. 242. - Maurel, Monde (Doubs).

R.— Ne prenez pas moins de une soupape par 100 volts à redresser. Conservez les mê-mes électrodes (Al et Pb). Adoptez de préfé-rence montage utilisant prise médiane qui économise les soupapes. Dans votre premier schéma (prise médiane) prenez un total de quatre soupapes. Condensateurs de 2MF délicats à construire sous encombrement réduit. Pour transfo, voir « Q.S.T. Français ».

? F. 243. - L. Delafolie, à Beauchamp.

R. — Montez une HF + 1 détection pour galène + 1 BF. Vous ne devez pas craindre de monter votre poste dans une boîte bien vaste. Placez la boîte d'alimentation à part afin d'éviter les inductions dues au champ magnétique des transformateurs.

? F. 244. - Roger Biau, à Marseille.

R. — Vous trouverez schéma de BF équipée avec inverseurs dans « Q.S.T. » numéro 2 page 17. Nous pouvons vous faire parvenir ce numéro si vous le désirez. Trouverez schéma de C 119 bis dans « Q.S.T. « numéro 8 page 41 41

? F. 245. — J. Rouvière, à Briançon.

R. — Prenez au compensateur 4 lames fixes et 4 mobiles. Découplez entièrement les selfs accord et résonance dans un C 119 ter.

La self X aura de 300 à 400 ohms. Un seul rhéostat pour la HF et laD. Rechergez 4 volts avec source d'au moins 5 volts.

 \mathbf{F}_{\cdot} — 246. — Audiget, à Saint-Mëen-le-Grand.

R. — Construisez un C 119 bis à 4 lampes avec un haut-parleur de bonne marque. An-tenne extérieure évidemment, 25 mètres bifi-laire par exemple.

? F. 247. — Elie Lambrecht, à Liége. R. — La tension plaque sur secteur alternatif doit être redressée et filtrée ; trouverez détails dans numéro 60 de l' « Antenne ».

₹ F. 248. — Crochemore, à Dives-sur-Mer. - Pouvez construire les postes dont

Pour former un Radio-Club faites déclaration à la Préfecture, élaborez les statuts, choississez siège social (chez le président par

exemple).

« Carte Q.S.L. » veut dire carte d'accusé de réception. C'est la carte que les amateurs envoient aux émetteurs qu'ils ont entendu ou avec lesquels ils ont travaillé.

Voici l'échelle internationale en R :

R 1 Illisible. R 2 Juste lisible.

R 3 Faible mais lisible.

4 Lisible.

R 5 Confortablement lisible.
R 6 Plus que confortablement lisible.
R 7 Fort.
R 8 Très fort.
R 9 Haut-parleur.

F. 249. — Carmier, à Prentemouet.
 R. — Difficile de faire taire les côtiers.

₹ F. 250. — R. Dufournel, à Lyon.

R. — Nous vous conseillons en toute sin-cérité de monter une détectrice à réaction plus deux BF qui vous donneront les récep-tions en haut-parleur que vous désirez. Tendez de préférence antenne extérieure.

? F. 251. — Jean Benoît, à Briançon.

R. — Pour augmenter intensité réception, prenez une deuxième HF; poussez la tension plaque jusqu'à 100 volts.

₹ F. 252. — Fr. Pfersdorff.

R. - Pas mal votre petite affaire. Utiliserons sans doute. ? F. 253. - Marcel Mouton, Le Havre.

R. — Nous vous remercions de vos renseignements que nous utiliserons.

2 F. 254. - G. S., Elbeuf.

- Out, la radio micro donne en super de bons résultats.

₹ F. 265. - R. Etchecopar, à Anglet (B.-P.). R. — Il est évident que les amateurs émet-teurs s'intéressant uniquement à la radiopho-nie devraient n'être pas oubliés par les rédac-teurs du nouveau statut de l'amateurisme. Malgré tout, une fois que l'on a essayé de la phonie, la difficulté de se procurer des cor-respondants fait que fatalement on se tourne vers le manipulateur.

? F. 256. - Jean Corner, à Nanterre,

R. Nous vous remercions des renseignements que vous nous avez donnés. Vos résultats sont des plus intéressants et sont tout à votre honneur.

₹ G. 67. — Lhuisset, Paris.

R. — Votre montage ne semble pas intéressant. Employez de préférence un C 119 à selfs interchangeables ou un réflex dont descriptions sont données dans « Antenne » 89

₹ G. 68. — Lucien Bailleux, à Epinay.

R. — Même réponse que pour G. 67 (un seul V est suffisant et branché en parallèle sur

— Pour recharger vos accus avec une soupape électrolytique, transformez votre 110 alternatif en 10 volts, 3 à 5 ampères. Redressez et charger vos accus (voir « Antenne » 80, 81, 83 et 84).

? G. 69. — Vancomerbeck, à Roubaix

₹ G. 69. — Vancomerbeck, à Roubaix.

R. — Votre montage doit être très aéré, les connexions, sans être trop longues, doivent être le plus dégagé possible. Vous auriez peut-être intérêt à découpler complètement la self de résonance de celle d'accard en retirant cette dernière du support et la reliant par des fils. Mettez CV en série dans l'antenne et selfs d'accord 15 à 25 spires, à la résonance 25 à 50 spires. Réaction 75 ou variomètre intercallé dans la plaque détectrice pour accorder cette dernière. pour accorder cette dernière.

R. — Vous adressons première leçon. Vous serions reconnaissant de nous adresser votre montage avec renseignements complémentations.

? G. 71. - Jules Caillard, à Montargis.

R. — Vous ne pouvez pas faire passer une antenne au-dessus d'un immeuble si son propriétaire s'y oppose — car tout ce qui se trouve au-dessus d'un immeuble appartient au propriétaire.

? G. 72. - R. Pasquier, à Kehl.

R. — Votre réception sur cadre avec galène ne sera pas brillante, suivie d'une BF la force de réception sera plus grande, mais la sensibilité ne sera pas accrue.

— Faites essais sur détectrice à réaction (83 et 85).

R. — Vous trouverez dans le « Q.S.T. »

n° 3 schémas d'un reinartz précédé d'une HF.

L'antenne à la terre (AT) a été décrite

dans le nº 64.

② G. 74. — Pierre B. (Var).

R. — Avec montage émetteur système rei-nartz (antenne désaccordée) le rayonnement est incontestablement supérieur qu'avec une antenne accordée. Vous trouverez un montage de ce genre dans « Antenne » 76.

? G. 75. - L. Jouannem, à Marseille.

R. — La galène avec votre détectrice à réaction ne vous donnera pas de bons résultats. Pour augmenter la portée remplacez une BF par une HF à résonance, type C 119 ou C 110 bis. C 119 bis.

Vous adressons nº 76.

₹ G. 76. — H. Lagache, à Nice. R. — Installez un C 119 à selfs interchan-geables ou un C 119 bis.

Sur antenne intérieure ou sur cadre les résultats ne seront pas très brillants. Voyez montages réflex.

 Chauffez filaments par accus.

© G. 77. — Monterguin, à Chaville. R. — L'ampèrage débité par votre soupape électrolytique est trop grand pour vos fu-

— Abaissez avec un transfo le 110 alterna-tif à 12 vollts et limitez le débit de la sou-pape en réglant la plongée de l'aluminium dans la solution de phosphate de soude.

₹ G. 78. — Jandon, à Melun.

R. — Adressez-vous au constructeur qui pourra mieux que tout autre vous transfor-mer votre poste afin de lui faire rendre le maximum.

e G. 79. — Félix, Faliens, S. P. 12.

R.—Employez des selfs interchangeables.

— Vous pouvez appliquer 6 volts à vos lampes de réception pour faire de l'émission, mais elles ne supporteront peut-être pas long-temps de survoitement.

temps ce survoltage.

— Adressez-vous au sous-secrétariat des P.T.T., rue Froideveau, Paris.

₹ G. 80. — G. Mainsbreeq, à Clichy.

R. — Vous ferons parvenir le livre « Les C 119 et C 119 bis » dès parution.

— La première lampe de votre C 119 bis n'est pas en résonance; la deuxième travaille en détectrice à réaction.

— Changez les bobinages de la self de résonance, placez pour Anglais, 25 à 50 spires, réaction 75; pour Radio-Paris, 200° spires, réaction 150; pour Fl, 300 spires, réaction 150.

₹ G. 81. — Paul Dufour, & Marval.

R. — Le montage est correct, vos appareils étant de bonne construction ne pourra vous donner que de bons résultats, surtout sur antenne 50 mètres à trois fils.

— Vérifiez montage d'après les n° 83 et 85 de l' « Antenne ».

— Vous adresserons les « C 119 et C 119 bis »

bis ».

? G. 82. — Ch. Bourg, à Maubeuge.

R. — Avons fait nécessaire pour votre abonnement et pour le « C 119 et C 119 bis ».

— Consultez le livre de l' « Amateur de T.S.F. » par Van et Santomé, éditeur Eyrolles, 3, rue Thénard, Paris.

₹ G. 83. — Un amateur pauvre.

R. — Construisez vous-même un amplifi-cateur microphonique d'après détails donnés dans « Antenne » 72 et 76.

② G. 84. — Et. Teinier, à Nîmes.

R. — Remplacez la terre par un contre-poids ou faites réception sur cadre. ② G. 85. — Pierre Van Racs, à Echevin.

R. — Remplacez vos selfs fixes par des interchangeables. Réduisez au minimum les capacités internes de votre poste.

— Employez à la résonance 25 à 50 spires, 75 à la réaction et 15 à 25 à l'accord (mettre CV accord soit série soit parallèle).

DEVENEZ INGENIEUR

électricien ou sous-ingenieur dessinateur monteur par études rapides et attrayantee

CHEZ VOUS

Demandez aujourd'hui même

Le règne de l'électricité adressé, gratis et tranco par l'Institut Normal Electrotechnique

40, Rue Dentert-Kochereau, PARIS 84 bis, Chaussée de Gand, Bruxelles

₹ G. 86. — Polo de Paris, Bois de Bou-

logne. Faisons nécessaire pour le livre « C

119-C 119 bis.

— Ne retrouvons aucune trace de vos let-tres. Adressez-nous un double afin que nous puissions leur donner une suite favorable. 2 G. 87. - Hubin, à Clichy.

R. — Vous devriez cependant pouvoir régler sans difficultés un C 119 bis, l'emploi d'un ondemètre ne nous semble pas indispensable. La brochure que nous vous adresserons fin février vous permettra la mise au point de votre poste.

R.T. G. 88. - Un amateur de T.S.F., L.W.,

R. — Faisons nécessaire pour la brochure.
Votre antenne doit avoir une longueur d'onde
propre voisine de 165 mêtres.
— Il ne nous semble pas utile de reiler
électriquement les extrémités opposées à la
descente d'antenne

descente d'antenne.

— La figure 2 ne serait pas acceptable. Utilisez du fil émaillé de 20/10 cuivre ou mettez plusieurs fils de 3/10 en parallèle.

R. — Vous accusons réception de votre mandat. Ferons le nécessaire.

— Votre CV 10 plaques fixes doit avoir une capacité de 0,5 à 0.7/1.000 mfd, celui de 5, 0,2 à 0.3/1.000.

🥏 G. 90. — W. de Mehanetzky, à Tulle R. — Vous adresserons les « C 119 et C 119 bis » contre remboursement. Vous remercions de la liste des indicatifs reçus et vous prions de continuer vos envois.

2 G. 91. — Ch. Octobon, à Badonviller.

R. — Faisons nécessaire pour votre abonnement, ainsi que pour la brochure.

— R. Dans le C 120, le compensateur aura la valeur d'un compensateur ordinaire pour ampli à résistance. Les selfs ne sont pas à couplage ma-

gnétique. € G. 92. — J. Leferre, à Chapelle-lez-Her-

R. — Le scéma n'a pas donné de bien bons résultats. Préférons créer oscillations par lampe séparée, en parallèle sur la détectrice. Voir figure n° 4, page 20. Dans le cas où les réglages seraient trop compliqués, vous pour-riez placer l'écouteur dans la plaque de la dé-tectrice.

RECEPTION en HAUT-PARLEUR sur ANTENNE INTERIEURE

STANDARD

FIL SPIRALÉ gainé de 16 brins étamés

formant tube de 10 m/m, capacité triple de toute antenne
Pièces détachées. ---: Fournitures T. S. F.
marque E. STAN ARD
Gros et Détail : 78, RUE RICHELIEU

₹ G. 93. — 17 R.A.C., à Abbeville

R. — Avons fait nécessaire pour votre abonnement et brochure « C 119 et C 119 bis» Montez vos BF en auto-transfo nº 80 de l' « Antenne » .

— Préférons le HP n° 3.

? G. 94. - Rozier, La Bastide. R. — Vous avons déjà répondu dans notre courrier sous le n° G. 939. Les numéros vous ont été adressés en temps utile.

₹ G. 95. — A. Valentin, Paris. R. — Vous trouverez montages sur alternatifs dans n° 74. Passez dans nos bureaux et vous donnerons schémas (mercredi, jeudi, samedi, de 2 heures à 6 h. 30).

₹ G. 96. — L. Journet, Coligny, R. — Avons fait nécessaire pour la brochure « Les C 119 et C 119 bis ».

— Les lampes dont vous nous parlez utilisent une tension plaque de 80 volts.

₹ G. 97. — Hertzog, Faymont.

R. — Vous adressons relieur et notons les « C 119 et C 119 bis » que nous vous ferons parvenir des sa parution.

— Votre manière de charger les accus est excellente. Il faudrait certainement remplacer

l'électrolyte, l'acide est certainement décom-

€ G. 98. - Haltler, à Lyon. R. — Avons donné dans le courrier d'un précédent numéro, tous renseignements utiles à la construction d'un condensateur fixe. Pour ces valeurs assez élevées, employez des capacités du commerce.

₹ -G. 99. — Henri Gasnier, 21° aviation, å. Nancy.

Nancy.

R. — Vous pouvez certainement utiliser, soit le réseau lumière, soit la ligne téléphonique comme antenne, mais placez entre ces collecteurs de fortune et le poste un condensateur fixe au mica de 2/1.000 mfd. Dans ce cas, nous vous conseilions la réception sur lampe, car sur galène seule, les résultats ne seront pas brillants.

20. 100 - 0.0555 Veisreille

2G. 100. — Quéré, Yainville.

R. - Le mandat de 4 francs n'aurait pas dû nous être adressé.

Pièces décolletées disponibles

Vente exclusive en gros

61, rue Danremont PARIS (181)

C'est à UNIS-RADIO

28, rue Saint-Lazare, 28 Nord-Sud : Notre-Dame-de-Lorette

qu'il faut aller entendre le nouveau HAUT-PARLEUR

Vous serez impressionné par sa GRANDE PURETÉ

- Nous l'avons fait suivre à l'adresse du constructeur.
 - G. 101. J. Dargneaux, Mons.
- 3. Votre système de condensateurs à combinaisons n'est pas intéressant pour la réception des petites ondes, car les capacités

non utilisées créent des pertes énormes.

— Employez un dispositif permettant de placer le CV en série ou en parallèle sur la self d'antenne.

- G. 102. Dequesne Gaston, à Hondeng. 2. — Le condensateur de détection dans un montage à résonance varie entre 1 à 2/10.000
- Employez avec votre C 120: pour Anglais, 25 à 35 spires accord, 35 à 50 résonance. Pour Radio-Paris, 150 accord et 200 résonance. Pour Fl, 200 accord et 300 résonance.
- ? G. 103. Raymond G., à Houilles. R. — Construisez l'antennne unifilaire ou bifilaire de 90 mètres.
- bifilaire de 90 mètres.

 Utilisez un dispositif de réception tel que le reinartz que vous ferez suivre d'un ampli de puissance « Va et vient ». Voir « Antenne 92 et 84).

 Pour la descente d'antenne, employez le dispositif de la figure 1.

 Voyez également schéma de lampes bigrilles dans « Antenne » 96.

 Faites la prise de terre sous l'antenne.

 Eloignez l'antenne le plus possible de la ligne haute tension.

 2 G. 104 I Buisson P.T.T. Orange

? G. 104: - J. Buisson, P.T.T., Orange.

R. — Votre antenne est bonne.

— Construisez d'abord une détectrice à réaction (« Antenne » 83 et 85) et améliorez les résultats obtenus en la transformant en C 119 bis (« Q.S.T. » 6 ou 8).

— Chauffez sur continu et alimentez pla-

que par piles sèches.

G. 105. — Brenus Tressand, à Aix.

R. — Construisez un prisme de 22 mètres de long (chaque brin) 4 fils cuivre 20/10

émaillé.

— Comme vous possédez le 110 continu, employez des lampes ordinaires. Chauffez sur

VOLCANO

accus que vous rechargerez sur le courant. Suivez données dans « Q.S.T. » 6 et 8 pour C 119 bis.

2 G. 106. — Wagemano, Bruxelles.

- Vous adressons « Q.S.T. » (8) contre remboursement.

— Votre matériel semble excellent et nous

étonnons du peu de résultat que vous obte-nez avec votre poste.

P. G. 107. — R.L., Cherbourg.
R. — Vous pouvez construire votre poste avec le matériel de l'une ou de l'autre mai-

3 G. 108. — Henri Cornu, Nancy.
3. — Nous ne connaissons pas cette marque de selfs, nous vous conseillons de construire des selfs de réaction interchangeables fond de panier ou massées, sans gomme-laque, afin de pouvoir, en retournant la self, accrocher ou décrocher.

— En principe il fant pour Anglois 35 h

— En principe, il faut pour Anglais, 35 à 50 spires secondaire, 150 réaction. Pour Radio-Paris, 200 spires secondaires, 300 réaction. Pour Fl., 300 spires secondaire, 300 à 500 réaction. 500 réaction.

La self accord ou primaire sera presque toujours inférieure à celle du secondaire.

₹ G. 109. — René Chartier, Paris. - Vous trouverez dans « Antenne » 74

quelques schémas de postes fonctionnant sur alternatif.

— Le C 119 alimenté par alternatif est décrit dans le « Q.S.T. » n° 3.

— Sur montage à résonance, utilisez à la self de résonance: pour les P.T.T., 50 spires. Pour Radio-Paris, 200. Fl., 300, la réaction variant entre 75 et 150.

— La self primaire varie suivant la longueur de l'antenne, elle ne pourra être établie que par tâtonnements.

2 G 110 — M. Fruchart à Bouwey.

₹ G. 110. — M. Fruchart, à Beuvry R. — Inspirez-vous de la réponse à G. 109. La self d'accord est à gauche, résonance au milieu, réaction à droite.

? G. 111. - André Fauquet, & Nogent-le-Rotrou.

Rotrou.

R. — Vous auriez tout intérêt à employer des transfos de qualité excellente; le montage de la figure 7 et dans le cas où vous ne pourriez pas décrocher, reporter la sortie du transfo (secondaire) au (÷4) volts au lieu



- M. Veit, à Nogent-sur-Marne. R. — Utilisez un dispositif d'accord par induction tesla ou selfs interchangeables en-tre le secteur et la terre, placez un condén-

₹ G. 113. — O. Solon, à Etampes.

sateur isolé au mica.

R. — Préférons à une mauvaise antenne intérieure un cadre de 1 m. 50 de côté comportant 30 à 40 spires espacées de 1 cm. en cuivre rouge de 10 à 20/10 mm.

② G. 114. — A. D'Hayère, à Gand. R. — Préférons antenne en cage ou en prisme, 5 fils de 32 mètres. Descente à une extrémité, l'autre n'étant pas reliée électri-

Toutefois, en conservant votre antenne il semble que les résultats seraient supérieurs en établissant la descente au point de jonction des trois fils d'antenne.

La longueur d'onde est au voisinage de

300 mètres.

Avec antenne désaccordée, pour Radio-Belgique, placez au secondaire et à la résonance, 35 spires, à la réaction 75.

Pour Anglais, au secondaire et à la résonance 50, réaction 75.

Pour Radio-Paris, secondaire et résonance

200, réaction 150.

Pour Fl., secondaire et résonance 300, réaction 150. La self primaire sera déterminée après essais comparatifs de différentes va-

? P. 146. - Cochet, Saint-Denis.

R. — Nous ne pouvons vous dire quel sera le meilleur collecteur d'ondes d'une antenne intérieure de 3 mètres à plusieurs brins ou du secteur. Tout dépend des circonstances

- Mermet, Lyon

- 1º Non, l'abandon de 2 BF ne pourrait expliquer qu'un manque de puissance. 2º Pour les HF, 40 volts suffisent.

2° Pour les HF, 40 voits sumsent.
3° Le ronflement que vous entendez est du probablement au secteur.
4° Vous pouvez employer une détectrice et une basse. Vous ne gênerez vos voisins que si vous dépassez le point d'accrochage.
5° Cette friture est due aux parasites.

? P. 148. - Moulinet, Le Mesle-sur-Sarthe R. — Ajoutez à votre C 119 une lampe HF apériodique suivant les données parues dans les numéros 69, 70 de l' « Antenne ». Si votre porte rend mal pour les petites ondes, inspirez-vous des données fournies par MM. Perroux et Berché dans leurs articles sur les « low loss tuner ».

« low loss tuner ».

P. 149. — Allard, Versailles.
R. — 1° Vous ne pouvez avoir les PTT parce que le secteur constitue une antenne beaucoup trop longue.
2° Montez une véritable antenne.
3° Non, n'employez pas simultanément deux antennes aussi différentes.
4° A 30 kilomètres de Paris votre antenne de 3 mètres est insuffisante pour un poste à galène.

5° et 6° Le condensateur est indispensable si vous employez le secteur comme antenne. 7° Pas grand chose à faire contre les para-

? P. 150. - Basque.

R. — Regrettons, mais ne pouvons donner notre opinion sur les appareils du commerce. ? P. 151. — Baatard, Lausanne.

R. — 1° Self de 1 henry : section de fer : 1.9×1.9 cm. Valeur de l'entrefer : 4.75 dixièmes de mm. Nombre de tours de fil, 25/100 :

1.500.

2° Transfo de modulation,
2° transfo de fil de f Noyau: 400 brins de fil de fer doux 5/10 vernis séparément. Longueur: 100 mm. Primaire: 500 tours 7/10 soie. Secondaire: 30.000 tours 12/100.

? P. 152. — Dupuy, Anterive.

? P. 152. — Dupuy, Anterive.

R. — Pour l'emplacement A le danger n'est pas bien grand. Pour l'emplacement B, disposer l'antenne dans une direction exactement perpendiculaire à celle de la ligne haute tension. Si dans l'un ou l'autre cas le ronflement subsistait, disposer une petite antenne parallèlement à la ligne HT, mettez en série une galette et couplez cette dernière dans le sens convenable avec les bobinages du poste de réception. Essayez également le filtre BF décrit dans l'article sur l'alternatif paru dans l' « Antenne » n° 94.

? P. 153. - A. Méric, Alger.

P. 153. — A. Méric, Alger.

R. — 1° Lorsqu'on mesure la force électromotrice d'une source à l'aide d'un voltmètre, la résistance intérieure de ce voltmètre doit être très grande vis-à-vis de la résistance intérieure de la source. Or ce n'est pas votre cas ici. Votre voltmètre laissant passer une intensité relativement importante, il se produit une chute de tension dans votre redresseur. Le voltage exact disponible ne peut vous être donné que par un voltmètre électrostatique, mais le voltmètre à haute résistance que vous citez donne une approximation suffisante.

2° Votre antenne est bonne. Elle doit vous donner radio Belgique avec le condensateur d'antenne en série. En cas d'insuccès, enleun des brins.

? P. 154. - Abonné de Savoie.

P. 154. — Abonné de Savoie.

1º et 2º La fondamentale de votre antenne sera d'environ 420 mètres, vous n'aurez que très difficilement les petites ondes.

3º Monter un seul brin de 30 mètres. Avec votre descente de 15 mètres vous aurez une fondamentale de 180 mètres.

4º Votre C 119 vous donnera des résultats remarquables étant donné les résultats que vous obtenez sur cadre.

5º Vous pouvez utiliser du zine pour un condensateur variable.

densateur variable.

P. 155. — Montagne, Marseille.

R. — Le procédé de réception appelé super modulation consiste à moduler par une onde de fréquence relativement peu élevée une émission locale de fréquence très élevée que l'on amplifi sur un super ordinaire. La mise au point de ce procédé est délicate.

? P. 156. — Belayre, Saint-Denis. R. — 1° Le transformateur de chauffage doit donner 4 v au secondaire avec prise à

2 v.

2° Le transformateur de tension plaque doit donner 130 à 200 volts suivant le mode de redressement nilisé.

3° La réaction est une self normate, 70 à 130 tours suivant longueur d'onde.

4° 0,15/1.000 — 4

5° Il est priérable d'emplolyer des nids d'abeille adaptés à la longueur d'onde à re-

Rapport 1/5 pour le premier transfo BF;

1/3 pour le second.
7° Deux fois 5.000 tours au primaire, 25.000 tours au secondaire.
8° Les lampes sont des lampes à grôs filament spéciales pour alternatif.

? P. 157. - Hugueville, Moussonville R. — Etant donné votre situation géographique, il est normal que vous ayez quelque difficulté à recevoir sur galène; toutefois, vous devez arriver à ce résultat à force d'améliorations. Le bourdonnement que vous signalez semble indiquer un mauvais contact dans vos circuits dans vos circuits.

? P. 158. - Julien, Courbevoie

R.— Le secteur constitue une antenne tout à fait aléatoire, et en tout cas trop longue pour recevoir les ondes courtes. Montez une antenne véritable.

? P. 159. — P. Molino, Villers-Cotterets. R. — Pour des bobinages à une couche de 10 centimètres de diamètre, vous pouvez em-ployer les nombres de tours suivants (petites

Accord: 20 à 40. Résonance: 30 à 50. Ré-action: 75. Le iil 8/10 2 cc convient parfai-tement. Spires espacées jusqu'à 30 tours.

R. - Nous sommes heureux de constater que nos conseils ont porté leurs fruits. Vous félicitons pour les résultats obtenus.

P. 161. — L. Puech, Paris.
R. — Si vous entendez sur galène, vous devez entendre sur lampes. Montez une détectrice à réaction (« Antenne » 83, 85, 86). Facultativement suivie de 2 basses.

Facultativement suivie de 2 basses.

P. 162. — Roussel, Royat.
R. — Ne sachant comment est constitué l'appareil, partant les bornes : cadre dont vous parlez, nous ne pouvons vous donner d'indications utiles. Vous auriez avantage à tou tdémonter et à utiliser les pièces détachées pour la réalisation d'une détectrice à réaction suivie de 2 BF.

P. 163. — Lemire Henri, Liétard.
R. — En effet, vos accus placés dans votre chambre à coucher dégagent des gaz qui peuvent nuire à votre santé. Aucun remède autre que dormir la fenêtre ouverte.

R. — Monter deux basses fréquences à la suite de votre détectrice, suivant le schéina

? P. 165. - Defrance, Comines (Nord)

R. — Nous ne possédons pas le schéma dont vous parlez. Vous trouverez la descrip-tion d'un appareil analogue dans les numéros 72, 76. 2 P. 166. - Bugeïa.

R. - 1º Pour recuire du fil de fer, chauffez-R. — 1° Pour recuire du fil de fer, chauffezle fortement dans le foyer d'une cuisinière par
ex mple. Laissez-le refroidir doucement dans
de la seiure de bois.

2° La technique de l'émaillage du fil n'est
pas à la portée d'un amateur.

3° Montez une cage de 12 mètres de haut et
20 mètres de long fermée électriquement aux
deux extrémités.

4° Pouvez employer ces galettes pour la confections d'un transfo HF pour grandes ondes.

5° La zincite exige un montage tout autre
que la galène.

que la galène.

6° Avec les objets énumérés, vous pouvez monter une lampe BF à couplage direct derrière votre galène. Branchez amplement la grille et le —4 aux bornes. « Ecouteur » de

poste à galène. P. 167. — Hervé, Les Rosiers.

R. — La Super n'est pas à recommander, si vous tenez à la pureté. Montez un poste à résonance atténuée, d'après les principes exposés par M. G. Jacquet dans le « Q.S.T. » numéro 9. Faites suivre d'un ampli BF va-etvient pour avoir la puissance. ? P. 168. - Vesque, Paris.

- 1º Self de filtrage pour alimentation plaque sur continu : 10 henrys minimum. Voyez « Antenne » numéro 92.

Voyez « Antenne » numéro 92.

Calculez le champ sans tenir compte du fer.
Consultez ensuite les tables spéciales, donnant B pour chaque valeur de H.

2º Fixez-vous une induction dans le noyau de fer du transfo. De là, calculez le flux, puis la FEM induite par spire dans le secondaire par la formule

$$e = \frac{1}{\sqrt{2}} \omega \psi 10^{-8} \quad (\omega = 2\pi F)$$

Tirez de là le nombre de spires du secondaire, puis du primaire. Pour les sections des fils ne pas dépasser 3 ampères par m/m2.

R. — Emettez d'abord en graphie, vous songerez ensuite à la phonie. Montez le poste décrit par M. Berché dans l' « Antenne « numéros 80, 81, 82.

Vos dynamos ne peuvent sans danger dépasser leur vitesse de régime. Employez alternatif brut, ou bien alternatif redressé et fil-

? P. 170. - M. Lang, Paris.

R. — 1° Le schéma numéro 7 du numéro 89 comporte une lampe BF couplée par autotransformateur à la précédente. Ce montage est peu usité, mais correct.

2° Dans le schéma numéro 5, le couplage HF entre la première et la deuxième lampe se fait par transfos HF interchangeables.

3º L'inconvénient en question provient pro-bablement d'un couplage parasite qui fait os-ciller la lampe est diminue de ce fait l'am-

5° Les transfos que vous citez, vous donne-ront probablement des accrochages à basse fréquence très désagréables. 2 P. 171. - Camus, Paris,

R. — N'importe quel Radio-Club sera heu-reux de vous compter parmi ses membres.

P. 172. — Coudrion, Brive-la-Gaillarde. R. — Employez de préférence pour l'alimentation de vos plaques l'alternatif redressé et filtré : les résultats sont excellents, l'en-tretien nul, la consommation infime. ? P. 173 . - Chevallier, Brest,

R. — Le montage que vous nous soumettez n'est autre que le C-119. Une seconde BF vous donners de le puissance.

Avant de faire vos achats demandez le Catalogue



13, avenue d'Italie, PARIS

Catalogue et Livre d'Or de la T.S.F. Franco, 50 cent.

.....

Et rec'amez-vous de l'ANTENNE vous recevrez une intéressante --- proposition

P. 174. — M. B., Beausoleil.

R. — La photo d'un poste ne donne aucun renseignement sur sa valeur. Votre antenne est insuffisante. Vous aurez peut-être Genève...

₱ P. 175. — G. V., Champeaux. 1º Nous ne pouvons calculer capacité self d'une antenne sans connaître sa lon-

gueur. 2° Non, les harmoniques supérieurs n'exis-

2º Non, les harmoniques supérieurs n'exis-tent pas.
3º Employez de préférence transfes à rap-port peu élevé, de crainte de distorsion et accrochages à basse fréquence.
4º Les parasites que vous décrivez sembient d'origine industrielle, Rien à faire pour les éliminer si vous ne connaissez pas l'emplace-nient du moteur.
5º Co phénomère est le fading bien connu

5% Ce phénomène est le fading bien connu. ? 176. - Delevenne, Deraing (Belgique).

R. - L'alimentation des parasites dont vous parlez est difficile. Essayez de tendre une pe-tite antenne parallèlement aux fils du tram et de coupler une galette placée en série dans cette antenne avec votre circuit d'ac-cord. Remplacez votre self à fer par un cir-cuit accordé.

? P. 177. - Docteur Nun, Antibes.

R. — Le poste décrit par M. Berché dans l' « Antenne » numéros 77, 79 convient par-ticulièrement à votre cas. Vous pouvez lai ad-joindre à volonté une ou deux BF.

Pour les grandes ondes, vous pouvez em-

POUR RECHARGER VOS ACCUS



employez LE "SIMPLEX" prix modique, rende-ment certain. Par son emploi, une recharge d'accus vous coûtera 16 fots moins.

et renseignements aux Et. LIENARD, 16, r. de l'Argonne, Paris (19°)

ployez un cadre de 1 m2 comportant 25 à 30 spires. Pour les petites ondes un cadre mural de 3 ou 4 spires convient à une surface aussi grande que possible et vous donnera de bons

résultats.

? P. 178. — François, Créteil. R. — Le condensateur de la détectrice à réaction a une capacité de cinq dix-millièmes. Celle du condensateur de grille est de un dix-millième. Le fil 7/10 convient parfaitement pour les duo-latérales.

? P. 179. — R. Olive, Paris.

R. — Votre antenne telle qu'elle est con-vient très bien si elle est convenablement isolée. Le montage de votre poste est seul à incriminer, car vous devriez avoir avec un C-119 bis suivi de 2 BF de meilleurs résultats qu'avec un poste à transfos HF.

? P. 180. - Paney Ko, Paris.

R. — Le schéma que vous nous demandez n'est pas irréalisable, mais comporterait un nombre si considérable d'inverseurs que tout-te réception serait impossible. Puisque vous dites être étonné par les bons résultats obte-nus avec une détectrice à réaction, pourquoi ne montez-vous pas une belle détectrice ?

? P. 181. - Porcheron, Tours. R. — 1° Une antenne unifilaire de 40 mètres convient très bien à votre cas.

2° On s'accorde généralement pour admettre que le « H » est le meilleur.

? P. 182. - Finkel, Neuilly R. — Les bruits que vous décriez semblent indiquer que le bobinage de votre écouteur ou de l'un de vos transfos est en train de brû-

Sur alternatif, ce poste ne devrait vous don-ner qu'un bourdonnement imperceptible.

NATIONAL-RADIO

présente ses nouveaux modèles -:- 1925 -:-

C. 119 TRANSAT SUPER-TRANSAT

Demandez le nouveau Catalogue aux Atellers, 18, rue de Passy, PARIS (16°)

L'emploi du courant continu du réseau de lumière pour la tension de plaque

(Voir page 107)

On obtient ainsi une source plaque 100 ou même 200 volts pour un prix très mo-deste; environ 60 à 70 francs suivant les cas, y compris les condensateurs 2 mfd bien connus type téléphones de réseau. Il est impossible pour ce prix d'avoir même 40 v. en accus (et non 100), et l'on se rapproche au contraire à quelques francs près d'une pile sèche 80 volts, à la vie pouriant si éphémère. Aucune pièce mécanique n'étant en mouvement, aucun dispositif chimique, tel soupape, étant totalement absent de ce montage, le dispositif est absolument inusable et n'exige aucun entrafien.

ble et n'exige aucun entretien.

Comme d'autre part, ainsi que je l'ai expliqué, le courant continu permet la recharge très économique et facile de la batterie de chauffage sans dépense appréciable, si on l'intercale en série sur les lampes ser-vant à l'éclairage, on peut dire que les heu-reux possesseurs d'une distribution à courant continu pourront résoudre facilement raut continu pourront résoudre facilement par mon procédé le problème d'alimenter gratuitement leur poste de T.S.F. tout en utilisant des postes de construction courante. Il suffit maintenant de trouver la lampe triode inusable, peut-être celle au sodium, pour avoir le concert totalement gratuit, à moins qu'un astucieux amateur ne découvre encore le moyen de gagner de l'argent en écoutant les concerts! Ce qui serait évidemment le fin du fin. Tous rentiers grâce à FL et consorts! tiers grâce à FL et consorts!...

Bien que ce dispositif de tension plaque sur continu s'utilise comme je l'ai dit sans aucune modification du poste, il y a lieu sie prendre la encore une précaution qui a une très grande importance, ainsi que je l'ai déjà exposé à l'occasion de la recharge pendant l'écoute des batteries 40 v. ou mê-me 4 v.: le poste récepteur est relié à la terre par un fil direct et par des enroule-

La Lampe qui parle



Haut-parleur LUMIERE, forme lampe Demander la notice T aux

Etablissements GAUMONT 57, rue Saint-Roch, PARIS

RARRARARARARARA

ments. L'arrivée du courant continu produirait donc (sans aucun dégât d'ailleurs, grâce au système des trois lampes en ten-sion) l'allumage d'une des lampes de 50 bougies, en faisant tourner le compteur, au moins dans un cas sur deux.

l'our éviter cet inconvénient et cette dé-pense, il faut donc empêcher toute commu-nication entre le poste récepteur et la terre en ce qui concerne le courant continu, mais

laisser passer bien entendu les courants à haute fréquence, base de la T.S.F. Ce résultat sera obtenu par l'adjonction d'un troisième condensateur de deux micros farads (et non de deux millièmes, ne pas confondre) branché en série entre la borne « terre du poste » et le fil venant de la erre elle-même (ou du robinet d'eau, dans bien des cas). Le courant continu du réseau ne pourra traverser le coudensateur et la lampe 50 bougies s'éteindra, plus exacte-

ment ne s'allumera pas.


J'estime qu'actuellement tous les amateurs ayant du courant continu 110 volts n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs n'est pas besoin d'alter chercher ailleurs que chez eux leur seurce de courant. Ce n'est pas évidemment avantageux pour les marchands de sources plaque, celles-ci en général toujours plus neurasthéniques que ne le désirent les amateurs mais il n'est pas non plus de mon devoir ni de mon désir d'éteuffer le progrès dans cette voie. C'est un montage « standard » qui doit devenir la règle dans ces cas, assez restreints c'est vrai, puisque de plus en plus le continu fait vrai, puisque de plus en plus le continu fait place à l'alternatif, à Paris comme en pro-

Avec le continu 220 volts, il suffit de rem-

ETABLISSEMENTS ALBERT GINOUVÈS INGENIEUR-CONSTRUCTEUR

1, rue Pasteur

JUVISY (S.-et.O.)

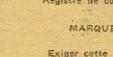

Toutes pièces détachées de T.S.F. Fabrication soignée

et garantie



Adresse Télégraphique : GINOUVES-JUVISY-s.-DRGE

de tous condensateurs variables à subdiviseur, etc., etc.

Poste 517 à 1, 2, 3 et 4 lampes

Catalogue complet franco. Joindre 0 fr. 50 pour envoi Fournisseur de l'Etat, de l'Etablissement Radio-Télégraphique Militaire Français, des Compagnies de Chemins de Fer, du Conservatoire National des Arts et Métiers, du Laboratoire Central d'Electricité, de l'Ecole Supérieure d'Electricité.

VENTE A LONG TERME PAR MENSUALITÉS

Dans le but de permettre la diffusion de la Radiophonie en France, je vends e 12 mensualités tous mes Appareils Récepteurs complets en ordre de marche, Renseignements sur demande

placer les lampes 110 volts par des 220 volts de même calibre en bougies. On obtiendra aussi facilement la tension chère de 80 v., mais on pourra menter à 200 volts largement, faire de l'émission, cela toujours avec le même filtre si les condensateurs veulent. le même filtre, si les condensateurs veulent bien résister à cette tension, ce qu'ils font généralement de bonne grâce

Je suis comme d'habitude à la disposition des amateurs qui désireraient des rensei-guements complémentaires sur ce montage et je serai reconnaissant à ceux qui l'auront réalisé de me faire part de leurs observa-

R. TOUSSAINT.

rement la curiosité qu'une simple annonce faite de vive voix. L'imagination a le temps de travailler sur le canevas qu'on lui propose et, quand arrive l'heure de la transmission, vous vous êtes composé un état d'âme, imaginé un décor, fixé des points de repère. Vous savez où vous allez. L'attente des pas-sages marquants vous fait oublier les longueurs et goûter plus pleinement les beautés. Sans compter qu'en feuilletant votre revue, entre un air de flûte et un poème, vous vous détendez l'esprit et vous comblez ces trous déplorables que constituent les silences de votre appareil, de même que vous occupez agréablement par la flânerie

LES MIEUX FAITS CAPACITE GARANTIE

LES PLUS PRECIS 0,00001 mfd a 0,01 mfd.

EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS DE T.S.F.

R.C. Seine 266.232

Téléph.: Neuilly 17.25

SPEAKER OU WRITER?

Le speaker crée l'atmosphère, et c'est un Le speaker cree l'almosphere, et c'est un fait connu que, sans atmosphère, la meilleure transmission perd la moitié de son charme. Mais le speaker ne pourrait-il pas, en plus d'une occasion, recourir à la plume avant de se confier au micro? Que pensez-yous, sansfilistes mes frères, d'une revue publiée par les soins du poste émetteur et publiée par les soins du poste émetteur et publice par les soins du poste d où vous pourriez lire, chaque dimanche ma-tin, en dégustant votre chocolat, des noti-ces sur les morceaux de littérature ou de musique destinés à être radiophonés pen-dant la semaine, des analyses, des traits pi-quants, des anecdotes typiques, des por-traits d'acteurs ou d'auteurs tracés d'une plume alerte, des détails sur l'organisation scénique des pièces de théâtre ou des opéras inscrits au programme? If me semble qu'il y aurait là, pour créer l'ambiance, un moyen plus efficace que ceux qui ont été tentés jusqu'à présent.

La lecture à tête reposée éveille plus sûoù vous pourriez lire, chaque dimanche ma-

La lecture à tête reposée éveille plus sû-

et la causerie les entr'actes au théâtre.

Remarquons aussi que la combinaison proposée aurait l'avantage de réduire l'en-combrement de l'éther et de permettre aux postes émetteurs de monnayer leurs émissions. Ajoutons également qu'une bonne publicité — par exemple la nomenclature et le prix des œuvres musicales dont le poste assure la transmission — serait tout à fait à sa place dans une publication de ce genre.

a sa place dans une publication de ce genre. Et puis — au fait — pourquoi cette publication ne serait-elle pas illustrée ? L'image transmise par... la poste, en attendant qu'elle le soit par les ondes, voilà ce qui créerait au suprême degré l'ambiance. Ne vous plaîrait-il pas d'apercevoir, à la lumière mystérieuse de vos lampes, le portrait des artistes dont vous entendez la voix, les décors où ils évoluent ? La confé-

֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍



rence surtout, l'ennuyeuse conférence, bé-néficierait de cette combinaison et verrait s'agrandir son domaine. Le speaker pourrait fort bien, et sans craindre de nous fatiguer, nous entretenir d'un paysage, d'un tableau, d'un monument, puisque chacun de ses auditeurs l'aurait sous les yeux.

A quand le « Journal de Radiola » ou le « Programme illustré des P.T.T. » ? A quand la revue qui, en anglais, en allemand, en espagnol aussi bien qu'en francais, préparera le terrain à la radio-diffusion de notre art et de notre pensée? Nos grands quotidiens possesseurs d'un poste seraient merveilleusement bien outilés pour réaliser cette alliance de la radiophonie et de l'imprimerie et aussi pour en ti-rer tous les profits qu'elle peut comporter, car la radiophonie est un Eldorado où il y a plus d'un gisement d'or à exploiter. R.M.

CHRONIQUE des Amateurs émetteurs

Nous rappelons à nos lecteurs que nous réservons cette chronique aux nouvelles et avis de toute sorte émanant d'amateurs émetteurs, autorisés ou non.

8BV à communiqué dans la même unit avec sept ameteurs américains. L'antenne de 8BV est encaissée, masquée de tous côtés et il est bon de dire que la puissance ali-mentation est très réduite.

Le poste 7XX s'annonce comme étant à Gruz, en Yougoslavie. Nous suggérons aux amateurs travaillant avec cette station d'utiliser la « lettre de nationalité » Y, 7XX parle français QRK r3 une lampe à Paris.

On peut être QSO USA à partir de 22 h. T.M.G. Les amateurs américains de la côte Atlantique travaillent en effet entre eux vers 17 heures (E.S.T.). La station u1BKR lance souvent un « CQ Europe » vers 22 h. 15, T.M.G.

Des caries pour 8SSC, 10KZ, 8XR, 8QP, 8RK sont arrivées aux bureaux de l'Antenne. L'Antenne ferà suivre sur demande. On a entendu dernièrement un Finlandais în5NQ qui vient s'aligner aux côtés des célèbres fn1NA, fn2NCA, fn2NM, fn3NB. Il est bon de rappeler à ce propos que les amateurs finlandais sont partagés en 9 districts caractérisés par le chiffre commencant l'indicatif. Ainsi In5NQ fait partie du

La station f8r.G a pu établir dans la nuit du 14 au 15 février une liaisen bilatérale avec u1ARY. L'alimentation plaque se faisait en alternatif brut 20 watts. L'antenne était une antenne basse de 17 mètres avec descente de 5 mètres. L'antenne travaillait en apériodique. Nos lecteurs complimente-ront avec nous 8RG de son exploit. ,

cinquième district.

La carte QSL de záAA, le célèbre amateur néo-zélandais, se termine par cette phrase originale : « Quoique l'heure légale néo-zélandaise avance de 11 heures 30 sur le temps moyen de Greenwich et de 19 heu-res 30 sur le Pacific Standard Time, notre correspondance est toujours très en retard; soyez donc assez aimable de nous excuser de

vous répondre par carte. » La « vague d'humour » a comme on le voit déferlé déjà sur l'He du Sud.

Pourquoi appeler 20 fois CQ et « signer » deux fois seulement et la plupart du temps de manière peu claire ?

\$ 3 B

Soyez francs! No passez pas QRM ou QRN à la place de QRS... De plus il est peu charitable d'aumoncor QSA alors qu'en réalité on reçoit r2. Lorsque vous cetez la force d'une réception, faites abstraction de la distance qui vous sépare de l'émetteur.

Un amateur français, M. Richard Jamas, revenant d'Extrême-Ori tera les amateurs de France chaque jour de 21 heures à 22 heures Greenwich prin-cipalement entre 80 et 120 mètres du 22 février au 15 mars. Un QSL sera envoyé par poste à chaque amateur entendu avec indication de l'endroit le plus éloigné où ce poste aura été entendu.

AVIS

Radio-Club Gobelins remercie tous les amateurs, présents à la réunion du 18 courant, d'avoir répondu à son appel, et espère qu'ils reviendront avec de nombreux amis. La prochaine réunion aura lieu mercredi 25 courant, 1, rue Broca (carrefour Gobe-lins), à 20 h. 30. Amateurs, adhérez tous au R.C.G., plus nous serons mieux nous

Ordre du jour de la réunion du 25 courant : Elections définitives des membres du Comité ; Organisation des statuts ; communiqués par M. R. Fayon.

Constructeurs, envoyez tarifs et conditions à M. R. Fayon, Secrétaire technique, 22, rue Broca (5)...
Le Secrétaire : R. FAYON.

GALÈNE J. P.

ultra-sensible sélectionnée Echantillon contre mandat 2 f. 75 et 8 f. 75

J. BRUNET

6 bis, impasse Boucher, PARIS (17e) PORTE DE SAINT-OUEN

L'utilisation du "Secteur" comme antenne

Une grande majorité des amateurs des villes n'ayant pas la place... ou la permission de monter une antenne extérieure en sont réduits à utiliser des collecteurs d'ondes de fortune: cadres, secteur, antenne in-térieure, etc., mais bien souvent l'amateur ne peut, ou ne veut essayer tous ces systè-

mes et il ne choisit pas toujours celui qui lui donnerait les meilleurs résultats. Nous ne nous étendrons pas sur l'emploi du cadre auquel on devra préférer (à moins que celui-ci ne soit de bonne taille) moins que celui-ci ne soit de bonne talle) dans presque tous les cas, une bonne terre avec antenne quelconque, si courte soit-elle. L'antenne intérieure est d'un rendement sûr et parfois très bon (se reporter à ce sujet à l'article de M. Ecklé de Sasselange, dans l'Antenne du 16 décembre.) Mais c'est surtout de l'antenne naturelle que forme le réseau électrique — pour ceux qui le possèdent, bien entendu — que nous voulons parler.

Beaucoup l'ont essayé. Quelques-uns en furent satisfaits et beaucoup d'autres fu-

GALENE T. S. F.

SOCIETE MINIERE serait vendeur production mensuelle galène spéciale pour T. S. F. Faire offre à

M. de COURTILLOLLES 51, rue de la Pompe, Paris.

rent déçus. Mais la cause de ces déceptions provient beaucoup d'un mauvais montage ou d'une mauvaise utilisation de

cette antenne peu encombrante.
Nous donnerons ici quelques regles que
l'on peut qualifier de générales, car elles
sont basées sur une foule d'essais et ne dérivent pas d'un cas particulier. Nous sa-vons très bien que la réception sur le ser-teur n'est pas très. scientifique, mais qu'importe ; c'est par ces moyens de for-tune que se fera la meilleure vulgarisation.

levenons à notre sujet. Nous disions qu'une règle générale peut être formulée. C'est celle-ci :

dans Paris et la proche banlieue, sur le secteur comme antenne et les canalisations d'eau, de gaz, etc. comme terre. la récep-tion sur galène scule des quatre postes pa-risiens peut être assurée. Nous avons vu des cas, très rares, où un ou deux postes sur quatre restaient inaudibles ou trop faibles, mais chaque fois la raison put en être trouvée: canalisation trop courte, voisinage d'un transformateur, etc. Sur lampes, nous n'avons vu aucun cas où la réception des quatre postes parisiens ne peut être faite.

Le secteur sur un circuit de réception bien approprié peut être équivalent dans presque tous les cas à une courte antenne

SPÉCIALITÉ DE GALÈNES



6 gr. : 3 fr. 90, 10 gr. : 6 fr. 60 en tubes En vente partout, Gros, Détail G. RAPPENEAU

79, rue Daguerre, PARIS R. C. Seine 58.979

extérieure et presque toujours supérieur à une antenne d'appartement.

Voyons maintenant la raison de beaucoup de mauvaises réceptions et le simple moyen de parvenir au meilleur résultat.

e réseau électrique outre sa self très importante présente avec la terre une capacité énorme, ce qui lui donne une longueur d'onde propre de beaucoup supérieure à celles employées en téléphonie. Il importe

LA GALÈNE

sélectionnée sur l'émission anglaise de Chelmsford (et non sur Buzzer)

est sensible en tous points

ATELIERS LEMOUZY

42, avenue Philippe-Auguste, 42 PARIS (11º) Ex-fournisseur de l'Armée

GROS - DEMI-GROS - DETAIL

Echantillon: franco 3,50

Téléphone: Roquette 65-85



donc de diminuer cette longueur d'onde, ce que nous ferons à l'aide d'un condensateur variable placé en série sur le secteur. Ce condensateur devra avoir une capacité résiduelle très faible et une capacité totale pouvant aller jusqu'à 1/1.000 environ.

Nous placerons (ecei est facultatif) avant celui-ci et directement sur le secteur un condensateur fixe de 2/1.000 minimum, comme dispositif de sécurité, afin d'éviter le coup de seu qui peut se produire avec la terre en cas de court-circuit entre les lames du condensateur variable. L'ensemble du circuit d'accord sera donc

comme l'indique la fig. 1.

A l'heure actuelle aucun poste a galène du commerce ne permet de placer en série sur le secteur un condensateur variable, lequel fait du reste dans la plupart de ces postes, totalement défaut. A ce sujet, nous

nous permettrons de demander à certains

Secteur 2/1000 minimum 1/1000 a l'appareil recepteur

constructeurs pourquoi ils sabotent le cir-cuit d'accord d'un poste à galène, alors que celui-ci devrait être construit avec le même soin et les mêmes perfectionnements que

dans un poste à lampe.

Donc pour se brancher sur le courant avec un poste à galène ordinaire, la plupart des amateurs ont recours aux bouchons dits a intercepts », qui ne sont autre chose qu'un condensateur de forte capa-cité et de fort... prix. Mais ce condensateur s'il arrête bien le courant électrique proprement dit, laisse passer une quantité bien trop forte de courant Haute-Fréquence. C'est pourquoi, dans la majorité des cas, les postes de Radio-Paris et de la Tour-

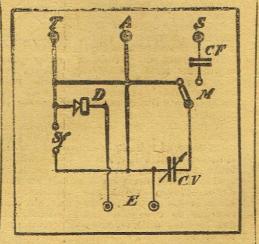


Fig 2

Eiffel sont recus plus facilement sur le secteur que les autres postes sur ondes plus

Ces bouchons peuvent être conservés comme dispositifs de sécurité, mais il fau-dra mettre en série avec ceux-ci un autre condensateur variable.

Avec les postes à lampes dans lesquels le condensateur d'accord est presque tou-jours disposé pour être branché en « parallèle » ou en « série », la réception sur le secteur sera beaucoup plus facile. Cependant nous répétons que la capacité rési-duelle devra être très faible, sous peine de ne pas descendre sur les ondes assez courtes.

Voici un exemple de réception sur le sec-

teur qui fera mieux comprendre l'importance de cette question: Sur galène, self de 25 tours, bonne terre

sur le gaz; avec un condensateur variable de 1/1.000, nous avons obtenu les P.T.T. vers le quart du condensateur. Réception assez faible, vu le peu de self pour leur longueur d'onde. Nous avons cherché en vain le poste du Petit Parisien (365 m.). Le condensateur à zéro nous donnait seulement une très vague idée de téléphonie au loin. Nous avons alors débranché le condensa-teur et, en approchant les 2 fils y arri-vant, c'est-à dire le fil d'antenne du poste d'une part et le sectour de l'entre pour d'une part et le secteur de l'autre, nous avons obtenu le Petit Parisien très fort. Les fils étaient alors écartés de 5 centime-

pacité de ce condensateur improvisé. Les deux fils écartés ou rapprochés, l'audition diminuait rapidement pour s'éteindre tout à fait à 2 et 10 centimètres d'écar-

tres et se longeaient sur une longueur de

10 cm. environ. Voyez d'ici le peu de ca-

Ceci est un cas particulier, mais cepen-dant très fréquent. En général on doit avoir le poste du Petit Parisien avec 30 tours de self et 1/1.000 (un dix-milième) de m. f. en série dans le secteur, mais beaucoup de condensateurs variables ont déjà une capacité résiduelle plus élevée. Voici pour terminer (fig. 2) un schéma de poste à galène qui permet de se bran-

cher sur antenne ou sur le secteur à volonté, sans risque de court-circuit avec la terre. Ce poste, soigneusement construit, doit donner dans tout Paris sur le secteur

les quatre postes parisiens.

Il peut être réalisé par un amateur débrouillard pour une quarantaine de francs.
Cherchez à ce prix dans le commerce un poste fonctionnant partout et aussi bien.

Il faut bien se persuader qu'à l'heure actuelle, avec très peu de frais on peut recevoir sans aucun organe extérieur tou-tes les émissions désirables et ceci - officiellement parlant — sans avoir chez soi un poste de T.S.F. proprement dit, ce qui rend vain le recensement actuel par déclaration, des postes de réception d'amateur. Mais de ceci, nous reparlerons.

René RANGIS.

UN MONTAGE SIMPLE **A ESSAYER**


Bobine Oudin à 2 curseurs (environ 100 m. de fil 6/10). Le point intéressant est la fonction du condensateur variable. Après avoir essayé les fonctions suivantes : en série et en parallèle dans le circuit primaire avant le poste, en série et en parallèle dans le circuit secondaire (détecteur) et n'avoir pas obtenu des résultats suffisants comme sélectivité, j'ai placé mon condensa-teur en série dans le primaire après le poste et avant la terre.

J'ai construit trois postes semblables qui tous trois m'ont donné les mêmes résultats dans des conditions très différentes (2 à Paris, un à Alfortville).

1° Mon poste : antenne ; toît de zinc ; terre : conduite d'eau.

Résultat : Petit Parisien et Radio-Paris: très bon casque. Musique encore audible, casque sur table à 50 cm. des écouteurs. Musique audible et parole compréhensible en supprimant la liaison avec la terre. Petit Parisien légèrement plus fort que Radiola. Eiffel et P.T.T. un peu moins fort que les précédents mais très confortable. Les deux autres postes m'ont donné des

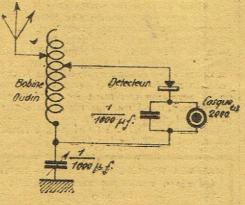résultats analogues. L'un : 2° sur antenne bifilaire de 15 m.



au-dessus d'un toît d'une maison de six étages. Terre : conduite d'eau. Les quatre postes précédents un peu plus GALÈNES &

EN GROS

Sensibles naturellement

el el el

Les meilleures galènes proviennent des Mines de Sardaigne.

Sensibles sur toutes les faces, sont exemptes de quartz et de sulfate de baryte.

SEULS CONCESSIONNAIRES

CONTENTION OF THE PROPERTY OF

PARIS - RADIO 2, rue Manuel Paris

Tél.: Trud. 52-09

forts que précédemment surtout pour les P.T.T. que j'al aussi puissant que Radio-Paris et P.P.: L'autre: 3° à Alfortville, sur secteur et eau : le Petit Parisien faible, les trois au-tres pastes très forts.

tres postes très forts.
L'intérêt des résultats réside surtout dans la grande sélectivité : sur le Petit Parisien j'élimine complètement les P.T.T. même

dans les meilleurs jours. — Battements de la Tour complètement éliminés. En télégraphie : j'obtiens Nantes le soir vers 9 h. et un poste côtier non identifié (longueur d'ondes supérieure à P.T.T., probablement 600 m.), certains jours pendant une demi-heure le soir vers 9 heures.

J. DELANOUE,

DES RESULTATS

Je vous soumets les résultats obtenus avec poste à galène sur antenne intérieuro et qui pourront rendre service aux galéneux débutants. Sur antenne intérieur: 3 brins de 3 mètres tendus dans ma chambre, je reçois tous les postes parisiens très fort au casque; Petit Parisien à à 30 cm. de d'antenne. Le montage n'a rien de nouveau: c'est le simple direct à selfs interchan-gelables, mais sans condensateur fixo ni variable. Pour recevoir les concerts, mais avec moins d'intensité, la self servant d'antenne. Le scéma n'a rien de nouveau: c'est le simple montage en direct à selfs interchangeable, mais sans condensateur fixe ni variable. Pour recevoir les concerts, ce n'est qu'une question de selfs. Par exemple: 35 sp. pour P.P., 50 sp. pour P.T.T., 200 sp. pour R.P., 300 sp. pour F.L. Le poste coûte, avec une self de 35 sp., environ 10 fr. Roger GOETTY,

LES GALENES

LA PLUS HAUTE RECOMPENSE Concours Lépine 1924

Employées par l'Etat 000

AGENCES LONDRES BRUXELLES BERLIN

BARCELONE MADRID VIENNE 000

Conditions de Gros: UNIS-RADIO, 28, rue St-Lazare, Paris

Teleph.: TRUD. 27-87

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

EMC

2, rue de Paris, CLICHY-SEINE SES VALVES ET FILTRES

> pour utiliser le courant : alternatif ou continu : pour la tension plaque

CHRONIQUE BELGE

Les lecteurs belges de l'Antenne sont fort nombreux: toutes les semaines, plus de 10.000 exemplaires de ce journal sont vendus en Belgique.

Nous avons résolu de réserver chaque semaine quelques colonnes de notre publication aux amateurs belges.

Tous ces derniers sont invités à nous envoyer leurs communications par l'intermédiaire de notre correspondant belge, M. Rudolph Couppez, 23, rue Elise XL, Bruxelles, que nous remercions ici d'avoir bien voulu se charger d'un service qui ne peut que prendre de jour en jour plus d'importance.

Cette chronique belge contiendra des échos, des articles sur l'amateurisme belge, ainsi que des montages spécialement étudiés pour la réception de Radio-Belgique avec des moyens très simples.

Toutes les communications destinées à paraître dans l'Antenne doivent passer par M. Rudolph Couppez. Les demandes de renseignements d'abonnements, d'exemplaires

RADIO HOTEL-DE-VILLE

13, rue du Temple :: PARIS

SELFS pr Reinartz, deuxième manière 28 50 — pour C-119 de « L'Antenne ».. 48 » TOUTES LES PIECES DETACHEES pour tous les MONTAGES MODERNES

de l'Antenne et du Q.S.T. Français, etc., doivent nous être envoyées directement afin de ne pas compliquer nos servics. Néanmoins pour des cas urgents, notre correspondant belge veut bien se tenir à la disposition des amateurs qui auraient besein de son aide ou de ses conseils.

L'ANTENNE.

Réponse A b4 MH.

Nous vous rmercions beaucoup pour l'aimable lettre que vous avez bien voulu nous faire parvenir.

Puisqu'il est question de rectifications, il est de première convenance d'en faire une, avant même de vous répondre.

Nous estimons beaucoup trop 4AA, pour supporter de voir son indicatif mêlé aux 102, 4XL, 4RST, 400, 4DF, etc...

Nous pouvons vous affirmer que vis-à-vis de 4AA une seule chose nous est permise : nous incliner et rendre hommage à la scien-ce t à la grande amabilité qui le caracté-

AMATEURS de PROVINCE

Tous les Accessoires - Prix de Paris Expédition par retour du courrier Catalogue sur demande

H. SMITH, 49, rue de Lévis, 17º lienseig* gratuits pour montage R.C.S. 226.685

risent. Pour votre gouverne 4AA fait partie du réseau des 2, c'est-à-dire qu'il est un de nos meilleurs amis et qu'il nous a bien souvent approuvé.

Si vous n'avez jamais entendu un amateur bruxellois dire des stupidités, c'est pro-bablement parce que vous n'avez pas con-sacré assez d'heures à l'écoute de l'émission de ces honorables personnes. Nous vous conseillerons, dans ce cas, d'écouter beau-coup plus. Si les amateurs que nous avons attaqués dans l'Antenne du 3 février sont innocents, pourquoi le journal Le Soir recoit-il des plaintes à leur sujet? Pourquoi a-t-il inséré son article du vendredi 30 janvier 1925 (après J.C., vous avez peut-être lu l'autre édition?). Nous pensons qu'il vous possible de trouver Le Soir du vendredi 30 janvier 1925 de notre ère, à l'agence Dechenne, à Bruxelles. Nous osons espérer que vous n'approuvez pas la conduite de 4 00. Radio Atlanta, Radio Mystère, Radio Sphinx, Radio Honolulu (entre nous, tout cela, c'est le même poste). 4KK, ZZZ (alias 4 00.), etc.

Cette histoire ne date pas d'hier, et puisque vous ne la connaissez pas, nous suppo-sons que vous n'étiez pas encore né (Radiotéléphoniquement parlant) il y a, mettons, six bons mois.

Si jamais vous jugez nécessaire d'avoir plus de précisions (heures, longueurs d'onde, date, etc.) concernant ces émissions, veuil-lez nous le demander, nous serons très heureux de vous faire plaisir.

Quant à la police de l'Ether, si vous atten-dez l'intervention des P.T.T., permettez-nous

AMATEURS ! Construisez vous-mêmes à bon marché vos selfs apériodiques. WEITE, 8, rue Bons-Amis, Dijon, livre 150 m. environ fil 8/100 2 guip. soie : 8 fr. Bobine 10 gorges, étuvée, paraffinée : 6 francs.

REVENDEURS demander de suite le dépôt de nos postes, c'est vous assurer une source d'affaires, car nos postes sont d'une construction sérieuse et leurs prix sans précédent.

Ecrire : RIC, 14, rue du Renard, Paris

de vous dire que c'est une mauvaaise poli-

Nous estimons que les amateurs les plus anciens, les plus méritants et les plus actifs, sont seuls, ceux qui sont dignes d'être considérés et écoutés pour ce qui concerne la Radioélectricité d'amateur chez nous. Le réseau des s'es arrives deuri constants de la constant de la réseau des « 2 » existe depuis janvier 1922. C'est-à-dire que le premier « 2 », autrement dit P2, travaillait déjà à cette date-là, avec g2GZ, f8AB, CMB (Belge), g2AW, g2ND, etc. Depuis, nous comptons de nombreux membres, très bons, très actifs et très sérieux. Si nous nous mêlons des petites mesquineries belges, c'est uniquement parce que nous voulons sauvegarder nous-mêmes nos inté-

Quant à votre septicité sur notre activité radioélectrique, nous vous conseillons de lire les revues étrangères: Experimental Wireless et Wireless Engineer; Wireless World et Radio Review, Q.S.T. (Américain), Journal des 8, etc...

Chaque fois qu'un des nôtres travaille avec l'Amérique, nous donnons l'indicatif de son correspondant. Il vous est de la plus grande facilité de contrôler vous-mêmes l'exactitude de ce que nous avançons.

Quand nous ne donnons pas les indicatifs (voir par exemple l'Antenne du 17 février 1925, page 96, colonne 2, article concernant P2), c'est que leur nombre est trop grand pour en faire une fastidieuse énumération.

Nous ne sommes nullement ennemis de a radiotéléphonie, nous voudrions même l'encourager. Seulement nous voulons avoir affaire à des gens sérieux, ce, pour le bienêtre de tout le monde et surtout de celui des

La dernière phrase de votre lettre : A vo-tre entière disposition... nous semble un peu ironique, nous ne demanderions pas mieux que de nous entendre avec des gens sérieux.

Il est tout à fait inutile d'envoyer à l'Antenne des articles qui pourraient entretenir ce genre de polémique. Vous pouvez parfai-tement vous adresser directement à nous, à Bruxelles, nous n'avons pas besoin de vous donner notre adresse. Il est d'autre part inutile de le faire si vous ne voulez pas jouer carte sur table. Il est inconvenant d'ennuyer les lecteurs de l'Antenne par une série d'articles qui ne regardent que quelques particuliers. Vous pouvez vous adresser à n'importe quel « 2 » ou à un « 4 » affilié.

Maintenant, comme il ne faut jamais faire rien pour rien, nous nous permettrons

OLCANO

de critiquer votre lettre. Voici ce que nous en pensons: votre susceptibilité et votre septicité sont toutes deux très mal placées. vous, b4MH, vous vous sentez attaqué par nous, c'est que vous devez être en dé-faut. Si vous ne l'êtes pas, nous retirons

tout ce que nous avons dit.
Sans rancune: Le Réseau des « 2 ».

Nous tenons à la disposition des intéres-sés deux cartes de Q.S.L. qu'ils peuvent ré-clamer à l'Antenne à Bruxelles, moyennant l'affranchissement postal nécessaire.

Une carte de în 1NA pour b 4AS: trafic du 25-1-25 à 0045 TMG. Une carte de b 4XS pour b 2TA: trafic du 11-2-25 à 2330 TMG.

NOTRE ENQUETE SUR LES STATIONS DE BROADCASTING EUROPEENS

Nous procédons actuellement à une enquête dans le but de connaître le poste radiotéléphonique le plus apprécié par nos lecteurs. Ce sont ces derniers mêmes qui voudront bien nous aider à le connaître. Voici ce qu'il faudra faire:

1. Indiquer le montage utilisé avec le nombre de lampes.

2. Donner les postes préférés dans leur ordre, en commençant par le meilleur. Tous les postes cités page 6, n° 97 de l'Antenne, prennent part à ce genre de concours.

3. Citer le plus de postes possible. Il ne sera pas répondu aux lettres. Tous les amateurs, les étrangers surtout, sont invités à nous donner leur avis. Le poste qui aura la plus forte cote auprès du public sera évidemment le meilleur. Aussi c'est du nombre des réponses que dépend l'exacti-tude du résultat de notre enquête. Le nom de la personne qui aura répondu le plus exactement ainsi que les résultats obtenus paraîtront dans l'Antenne. Envoyer les lettres à l'Antenne, à Bruxel-les, avant le 28 février 1925.

MATIERE MOULEE en planches de toutes épaisseurs, remplaçant avantageusement l'ébonite

Plaques moulées sur demande, de toutes nuances, livraisons rapides.

Ecrire : LEFEVRE, 24, rue Lévis, Paris

La Semaine musicale

Nous ne pouvons passer sous silence l'exécution absolument remarquable du «Freyschutz» de Weber, donné mercredidernier et qui fut certainement très étudié par l'orchestre Radio-Paris.

Les amateurs musiciens, à l'écoute, ont senti, ce soir-là, la baguette du chef : l'ensemble était d'une correction musicale digne de tout éloge.

Demain mercredi, festival Jean Cras dans notre prochaine chronique.

Vendredi prochain : Festival Lée Sachs. Léo Sachs est un compositeur amateur de très grand talent, parfois injustement jalousé des professionnels, et dont l'œu-

re est considérable.

Il nous est agréable de rappeler qu'en 1911 la « Société de Musique Indépendante » exécuta, de ce sympathique musicien, « Loin du Pays », que la majorité des auditeurs attribua à Schumann.

Léo Sachs a composé plus de 100 mille.

Léo Sachs a composé plus de 100 mélo-dies, parmi lesquelles : « Au Bal », « Le Bateau Rose », « A Genoux », « Mélan-colie », « Heure d'Amour », « Le Si-

Deux très grands succès : « Retour près

de Paimée », « J'ai rêvé ». Certaines de ses œuvres ont été écrites sur des paroles du regretté Pierre Rey-neil. Enfin, dernièrement, « Les Bur-

graves », donnés aux Champs-Elysées.

Merci à Radio-Paris d'ignorer les petites chapelles, toujours pernicieuses dans
le monde des Arts.

Quelques indiscrétions :

Le 5 mars : début d'un orchestre russe dont on dit beaucoup de bien.

Le 7 du même mois : radio-concert en l'honneur de l'anniversaire de son Excellence M. Masaryk, président de la République Tchécoslovaque.

Après avoir connu avec les Fregoli les imitations d'artistes, de chefs d'orchestre, nous avons eu « A la manière de... » lit-

nous avons eu « A la manière de... » lit-téraire, qui est une formule amusante et que l'on pourrait rendre plus vivante en-core par Radiophonie.

Il serait divertissant d'entendre une causerie... « A la manière de... France », de Raynaldo Hahn, comme, aussi, une Polonaise exécutée « A la manière de... Paderewsky », ou une symphonie « A la manière de... Saint-Saëns ».

Ces productions constitueraient une ra-cio-attraction, elles ne scraient pas sans attrait parce qu'elles indiqueraient, en les exaggrant, ce qui est d'ailleurs une fa-

exagérant, ce qui est d'ailleurs une fa-con de mieux faire comprendre, la ma-nière et le jeu de ceux que l'on ne peut pas ou ne peut plus entendre.

Ces représentations pourraient, au be-soin, être commentées, pour nous en faire saisir tout l'intérêt et souligner les carac-téristiques de chaque avenuel.

teristiques de chaque exemple.

Les ressources infinies de la Radiophonie nous réservent de très curieuses
manifestations qui deviendront, bientôt,
une contribution de tous les jours à la
nédagggie pous permetient quest d'acpédagogie, nous permettant aussi d'ac-croître le nombre de termes de comparai-son si fructueux dans les recherches qui tendent au perfectionement de toutes les technologies.

Dans le courrier des lecteurs de l' « Antenne », nous avons frouvé une lettre fort aimable dans laquelle il nous est reproamante dans laquene it nous est repro-ché d'avoir pu laisser supposer que les programmes des concerts pouvaient être élaborés par une femme. La Compagnie Française de Radiophonie fait suffisam-ment appel à des collaboratrices, d'ail-leurs charmantes et talentueuses, pour qu'elles ne tendent pas à se confondre souvent avec leurs collègues hommes. Ou'il nous soit permis de douter mi'un

Qu'il nous soit permis de douter qu'un organisme aussi considérable qu'un service d'exploitation de Radiophonie puis-se être guidé par une seule pensée, qui ne tarderait d'ailleurs pas à devenir insipide et dont on se lasserait vite.

Il faut donc que des directives soient données au service artistique pour que celui-ci ne se laisse pas entraîner par des courants contre lesquels il lui serait, en toute bonne foi, très difficile de lutter toute bonne foi, très difficile de lutter seul ; il faut donc qu'il agisse au nom d'une opinion résultante reflétant les idées et les tendances de ceux qui sont chargés de considérer le problème sous des facettes différentes et de coordonner les efforts.

Il nous semble, en outre, assez difficile de concilier, pour un ensemble aussi vo-lumineux que les émissions radiophoniques, les fonctions de chef d'orchestre avec celles de conseiller artistique, fonc-tions qui sont susceptibles de se neutraliser lorsque assumées par un seul cer-

Ainsi considérée la question de la composition des programems à laquelle un maestro apporte, après un échange d'idées, son tribut technique en ce qui concerne la musique proprement dite, est du domaine de la collaboration de ceux qui ont le bonheur de présider aux restinées de la Radiophonie : ils en sont collecti-vemen t comptables, mais l'ensemble n'appartient à aueun d'eux en particulier.

Lorsque nous avons pris connaissance de la lettre de notre correspondant, nous avions délà rédizé, pour les lecteurs de




l' « Antenne », quelques lignes que nous transcrivons ci-après et qui compléterent les précédentes.

Les progrès accomplis par Radio-Paris sont très sensibles depuis qu'un Comité, qui réunit le Chef du Service Artistique et la Direction des Emissions, préside au travail délicat de la composition des pro-grammes. A un organisme de fentage grammes. A un organisme de fortune, comme beaucoup d'organismes à leur début, a fait place un ensemble méthodique faisant l'objet d'une sollicitude de tous les instants, tout en tenant compte du goût des auditeurs ainsi que des moyens des des des la constants. dont on dispose. Ces moyens ne sont malheureusement pas aussi étendus qu'il serait souhaitable, car, en France, la Radiophonie est un enfant prodige qui, non seulement, n'est pas reconnu, mais quo des ignorants ont ligoté comme un malfaitaur et managant de restiente. faiteur et menacent de mustisme.

MARY-JANE.

La T.S.F. en Angleterre et aux Etats-Unis

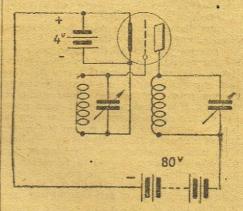En entreprenant cette série d'articles pour l'Antenne qu'on me pardonne de consacrer quelques lignes pour expliquer le but que je me propose. Comme le titre l'indique ces articles seront une sorte de revue de presse destinée à mettre le lecteur au courant des progrès et des idées nouvelles en Angleterre et aux Etats-Unis. Il ne s'agit pas le moins



du monde d'une critique de ce qui se fait en France, mais le progrès en science et en industrie vient de l'échange des idées ; il faut être au courant, il faut être à la page et il est bien étonnant que la radio qui franchit des milliers de kilomètres soit si casanière. Elle dévore l'espace et le temps sans cependant quitter des yeux le clocher de son village. J'ai voyagé cet été en dehors de France, j'y ai vu des pays où la Radio se développait dans l'ignorance complète de ce qui se faisait ailleurs. Il importe que cet état de choses cesse pour la France où, à part quelques initiés le grand public est auréitement ignorant de transcriptions de l'acceptance de l'acceptanc parfaitement ignorant de tous moutages et idées qui ne sont pas du plus pur classicisme français. Essayons de sortir quelques instants de

chez nous ; accordons les antennes de nos cerveaux sur le Royaume et les Etats-Unis aux amateurs de faire les essais et.. la

Ce qui frappe surtout dans l'étude de la Radio américaine, c'est l'énorme sélectivité et la grande puissance exigée des appareils. Comparés aux nôtres les appareils américains donnent l'impression de ces premières motocyclettes américaines que nous vimes arriver pendant la guerre. Ils sont plus gros et plus forts. Le minimum est deux hautes fréquences, le maximum chez certains amateurs de super-hétérodyne douze et jusqu'à dix-huit lampes.

Deux circuits se partagent actuellement la faveur du public, se sont le neutrodyne et le super-hétérodyne qui sont avec toutes

Vous désirez une situation, adressez-vous A LA 1º ÉCOLE DE T.S.F. (Med. d'or)


67 & 69, RUE FONDARY, PARIS (XV°) prépare aux examens off. et 8° génie. Gr. suc. Dem. Guide du candidat et de l'amateur: 6 fr. Se recommander du journal « L'Antenne

Le monolampe " LECOQ

recoit tous les concerts français et étrangers même sur eau et gaz. Avant d'acheter, venez les écouter chez Maurice LECOQ, constructeur T. S. F. 23, rue de la Cristallerie, PANTIN Trams 21 et 29 A

Références incomparables Médaille d'or — Paris 1924

leurs variantes les grands favoris au-delà des mers. Ce sont d'excellents appareils ; un super en France donne facilement pour fixer les idées, les Américains sur petit ca-dre de 0.50 à 1 mêtre ; un neutrodyne les concerts européens le soir sur cadre de 1 mêtre. La sélectivité d'un super est égale-ment remarquable. Ainsi (je suis obligé de faire part d'essais personnels) un super à Auteuil entend parfaitement Cardiff sur 350 mètres sans soupeonner l'existence du Petit Parisien sur 345 mètres et elle sépare très facilement Hambourg, Madrid et Newcastle entre 385 et 400 mètres à Saint-Cloud, même

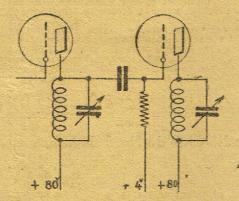


pendant l'arc de la Tour. De plus la dis-tance ne paraît pas avoir d'influence sur la sensibilité d'un super-hétérodyne. Ainsi Rome pendant les silences des arcs arrive sur cadre de 1 mètres avec une puissance analogue à celle d'un poste de Paris, c'est-à-dire qui'l ne faut mettre aucune réaction si-non la détectrice n'en peut plus. Ce qui a obligé les Américains à se servir de ce type d'appareil, c'est la multiplication effrayante des postes d'émission dans leur pays et ajoutons leur désir de record. La nouvelle manie américaine est la col-

lection de timbres-radio. Chaque station l'émission vous adresse sur demande et novennant remboursement, son timbre si vous lui donnez la preuve (l'heure exacte du commencement des morceaux ou détails de discours) que vous l'avez bien entendu tel jour et chaeun sur la côte de l'Atlantique de montrer à ses amis sa col-lection de timbres des stations du Pacifique et réciproquement.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas par l'étude du super-hétérodyne que nous commence-rons, mais bien par celui du neutrodyne, car il est souvent nécessaire d'incorporer le principe du neutrodyne au super-hétéro-

dyne.

Voici le principe du neutrodyne. Si vous mettez un circuit oscillant sur la grille d'une lampe et un circuit oscillant sur la constitut les deux einsertes lex plaque et que vous accordiez les deux cirpiaque et que vous accordiez les deux erreuit sur la même longueur d'onde la lampe se met à osciller, car les oscillations de la plaque sont retransmises à la grille par la toute petite capacité de la lampe indiqué en pointillé sur la figure; ceci découle d'ailleurs d'un principe général de physique. Si vous retransmettez des oscillations amplifiées à un générateur d'oscillations; les deux systèmes d'oscillations, à condition qu'il n'y ait aucune résistance, grandissent qu'il n'y ait aucune résistance, grandissent indéfiniment jusqu'à la limite imposée par l'appareil qui, pour la lampe, constitue l'ac-crochage. Il est donc impossible de se servir du schéma I au maximum de rendement, et pourtant nous le voyons employer journelle-ment. Pourquoi ? C'est que l'amateur se contente de ne pas amplifier en allumant peu sa lampe ou, son appareil est si mal construit, il a de telles résistances dans ses hobines au de peutes dessistances dans ses bobines ou de pertes dans ses condensa-teurs ou qu'il a introduites lui-même volon-tairement que l'appareil fonctionne tant

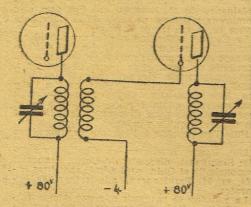

bien que mal, ou encore, un des circuits est franchement désaccordé et est resté sur Newcastle quand il doit recevoir Londres.

GALÈNE SELECTIONNÉE des Mines de Sardaigne :: DEMI-GROS :: DETAIL

RADIO-SPECIALITES
5, rue du Tabour — Orléans
Téléphone : 30-87. Echantillons contre mandat : 3 fr. 50.

BOBINES NID D'ABEILLE

FIL DIVISE

AUX MÊMES PRIX QUE LES ANCIENNES

Demandez la Notice N. Etablissements GAMMA, 15-16, Rue Jacquemont, PARIS (17e)

Cheques postanx Nº 595-84 Conservations


Téléphone : Marcadel 31-22

de recevoir un poste lointain avec le C-119 sur cadre, c'est pour la même raison qu'il est très difficile de faire un C-119 à plusieurs étages, car ne nous trempons pas, le schéma 2 est identique au point de vue ins-tabilité au schéma 1 ; en effet, le circuit oscillant de la première lampe est absolument sur la grille de la deuxième, car la ca pacité transmet à la grille toutes ses oscillations de ce circuit.

Il en est de même si nous avons affaire à un transfo à couplage serré (fig. 3), le se-condaire du transfo agit absolument comme si le circuit oscillant était directement sur la grille de la lampe. Aux Etats-Unis, le pro-fesseur Hazettine a été le premier à guérir les accrochages des résonances à transfos ; il a appelé l'attention de tous sur le grave défaut des amplificateurs et a donné le remède qui s'appelle le neutrodyne.

Récemment en Angleterre, les distingués cololaborateurs du Wireless Review ont apporté la modification neutrodyne au type d'appareil que vous connaissez tous sous le nom de C-119 et qui en fait un appareil d'un maniement facile et parfaitement stable. Je me bornerai à sa description sommaire, il est d'ailleurs extrêmement simple et je vous engage à l'essayer. Le voici :

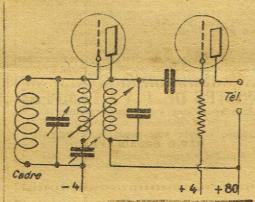La bobine A du circuit oscillant de plaque (fig. 4) est couplée à une autre bobine qui se trouve sur la grille ; entre cette bobine et le -4 se trouve un vernier à deux lames ou mieux un vernier avec en parallèle un



condensateur pour neutrodyne pour de très faibles variations. A la place des deux bo-bines, on peut employer un transfo. Voici le réglage de l'appareil : mettre le condensateur du cadre ou de la première bobine, si on est monté en Tesla, cette bobine rem-plaçant le cadre, au degré 20 par exemple, puis bouger le condensateur de A. On entendra deux tocs au téléphone, entre ces tocs, la première lampe oscille. Pour s'assurer qu'elle oscille, il suffit d'ailleurs de toucher la grille du doigt; si, en retirant le doigt, on entend un toc, c'est que la lampe oscilleit. Tourner le proposent la varion les toucher les touchers les touches de la lampe de la touche les touches les les touches les lait. Tourner lentement le vernier, les toes se rapprochent. Supposons que la l'ampe os-cillait entre 20 et 60 degrés, elle n'oscille plus si le système neutralisant ne fait son effet qu'entre 30 et 40 degrés, puis il n'y aura plus qu'un toc vers 35 degrés par exemple ; à ce moment continuer à tourner aussi peu que possible, la lampe est neutralisée. Si, quelle que soit la position, la lampe accro-chait toujours, il faudrait changer le sens des connexions d'une des bobines ou d'un des bobinages du transfo. Naturellement, pour ce réglage, il faut qu'il n'y ait pas de réaction. Si l'appareil en comporte une, il faudrait enlever la bobine et court-circuiter

RESULTATS. - Sur cadre de 1 mètre sans réaction, en se servant uniquement du vernier pour être à la limite d'accrochage, haut-parleur sur les anglais sur 3 lampes avec C-119 neutralisé et 1 basse.

Quand vous serez bien familiarisé avec ce système, je vous engagerai vivement à ajouter un étage HF.

M. Percy W. Harris, qui a perfectionné ce système et l'a amené à sa forme actuelle alors que M. Cowper, qui en est l'inventeur, employait un moyen peut-être plus délicat, a engagé le public de la Wireless Review dans la construction d'appareils comportant 3 hautes fréquences, 1 détectrice et 2 basses. La sensibilité de ces appareils est merveilleuse et surtout leur pureté. Il est

LE MAITRE DE LA BAISSE

MEILLEUR marché que le moins cher Demandez Tarif T.S.F.
CALVET, 9, rue du Parc, St.MANDE (Seine) A 200 mètres de la station Métro Vincennes Service spécial d'expédition pour la province Lampes ord., 15 fr. 85; Micro, 28 fr. 50; Rénovée, 10 fr. 25.

C'est pour cette raison qu'il est si difficile | possible de recevoir absolument sans aucune réaction qui, si j'en juge pas les hideux sifflements qui m'assaillent même en banlieue, ne paraît pas près de passer de mode. La qualité de la réception devient égale à celle de la galène, qualité que l'on ne pa-rait plus exiger étant donné qu'on reçoit toujours les postes lointains en poussant les réactions au point de faire parfois de la super-réaction. Naturellement, si l'on ajoute une réaction, l'amplification sera supérieure, mais il faut se rappeler que l'on a une seconde réaction à sa disposition : le ver-nier neutrodyne. Si l'on se sert de réaction, il faut de toute nécessité que l'appareil soit auparavant bien neutralisé, c'est ainsi que les résultats seront les meilleurs. Un der-nier mot : ne jamais employer de fortes boines de réaction, mais de toutes petites, 35 spires par exemple sur les anglais, sinon on s'expose à cette partie de cache-cache à laquelle j'assiste parfois chez des amis ou chaque réglage de la réaction dérègle com-plètement le poste et où ils n'arrivent pas a éliminer convenablement une formidable onde porteuse qui fait trembler leur haut-

BEN CLIPPING.

Une bonne plaisanterie des P.T.T. de Montpellier

Monsieur le Directeur,

Ceci n'est pas de la prose : c'est un fait. Acta, non verba. Aurez-vous donc l'extrême obligeance de me ménager un bref tête-à-tête avec chacun de vos lecteurs ? Puisa-tete avec chacun de vos lecteurs? Puis-je, en un mot, leur poser cette question : « Avez-vous des plates-bandes? Des éors aux pieds? » Fen ai... On les piétine. « On », pronom canaille, c'est... l'Admi-nistration. Quand? Hier. Comment? Je

vais l'exposer.

Pourquoi ? ça coule de source : pour m'enchanter, me désanchanter, me faire déchanter... ou chanter. Se canto, que cante canto pas per you (air connu...)

Donc hier, au milieu de mon courrier, je vois jaune : Hourrah ! Bravissimo ! ! criai-je en me précipitant. Erreur ! c'est jaune, oui, mais ce n'est pas le jaune habituel, celui du mercredi ! C'est un jaune... serin... et c'est une enveloppe jaune n° 819-46-644 B 1923 (155×125), avec, pour en-tête, une toute petite République Française suivie de ces mots gras, très gras : Postes, Té-légraphes et Téléphones — et de la mention : « Service »

Direction Régionale des Postes, des Télégraphes et des Téléphones

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Montpellier, le 24 Janvier 1925,

Le Directeur Régional des Postes et des Télégraphes, à M. le docteur Tassin, à Capestang,

Des constatations faites les 7, 8, et 14 cou-cant par les postes d'écoute de mon Adminis-tration, il résulte que vous avez installé un poste radioémetteur sans aucune autorisation et que vous utilisez ce poste pour l'échange de communications ayant un caractère privé. Cette initiative vous met en contravention minance vous met en contravention

dette initiative vous met en contravention avec les dispositions du décret-loi du 27 décembre 1851 (monopole de la télégraphie) étendues à la T.S.F. par l'article 85 de la loi de Finances du 30 juin 1923.

Je crois devoir, en conséquence, vous inviter d'ores et déjà à cesser toute émission et à vous conformer d'argence — si vous désirement untre noste — aux a vous conformer d'argence — si vous dési-rez utiliser ultérieurement votre poste — aux prescriptions du titre II du décret du 24 no-vembre 1923 réglementant l'établissement et l'usage des postes radioèlectrquies privés (Journal Officiel du 14 décembre 1923). Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Directeur régional,

Le simple examen de ce tronchon de papier vous prouve surabondamment que je ne suis pas le seul à l'avoir reçu. Si le numéro d'ordre 63-1 est écrit à la plume, l'adresse sur en tête l'est à la frappe première d'une machine à écrire, le texte luimême est, par contre, une copie au car-bone. Il s'agit donc bien d'une circulaire

BOBINAGE ET REBOBINAGE

Spécialiste

G. Crestou, 24, rue de la Glacière, Paris (13*) Fournisseur de l'Institut Pasteur Exécution de fous bobinages d'après périodiques de T. S. F. Spécialité de rebobinage d'écouteurs et de transformateurs. Travaux à façou. Self apériodique du n° 79 de l' c Antenne. Exigez de votre fournisseur LA MARQUE RECEPTEURS

CASQUES HATT-PARLETIRS DUNYACH & LECLERT, 80, 'r. Taitbout, Paris

datée du 24 janvier, mise à la boîte... le 26, et trois scribes s'y sont appliqués à leur sieur Abadie ou Labadie..., pas d'Arras (t), non : de Montpellier. On doit évidemment être surchargé de besogne au directorial bureau des Postes de de la Préfecture de l'Hérault.

Mais de quoi vais-je me plaindré! L'enveloppe, manuscrite, m'est nommément adressée. Adresse établie par quelque individu verni sans doute, mais non verni de politesse, car « Monsieur » est ultra-abrégé et il n'en reste que son initiale. Les employés sont à l'image du patron, dans cette boîte-là !

« On » sait donc que je suis sans-filisie ? Eh oui ! Ce n'est pas Fama, la renommée... c'est ma déclaration de poste récepteur qui

Or, ne possédant aucun émetteur, je mets quiconque au défi d'en trouver un chez

De plus les 7, 8 et 14 janvier, j'étais non pas en voyage, mais constamment absent de la maison..., il m'est facile de le prou-

Donc, collègue, as tu des plates-bandes ? As-tu reçu un poulet synagogue ? Es-tu intimidé?

Que penses-tu du procédé ? Que vas-tu faire ?

Agur ma part, j'ai obligeamment prie le frecteur d'adresser d'urgence son radio-niométreur à Paris, au stage de perfec-

S'il réitère, je demanderai d'urgence l'in-ternement de l'intéressé à l'asile d'aliénés de Font-d'Aurelles, Et Toi, modeste inconnu, aspirant de

sixième catégorie, toi, petit émetteur a paria », officieux et toujours rabroué, apprends qu'une administration capable de tels procédés en a d'autres : ne sois pas étonné, sous peu, de recevoir une carte Q.S.L. des P.T.T. eux-mêmes avec le poste d'écoute desquels, étourdi mais flatté (tel le corbeau du bon La Fontaine), tu auras établi — pur basard ? — un Q.S.O. cer-

Moralité.: Souhaitons enfin tous, au cœur d'une union sacrée d'où toute politique est bannie, le dernier coup de tronchon, celui du 9 Thermidor an CXXXIII pour Robes Pierre et ses accolytes. Qu'on se le dise et le prépare.

Docteur V. TASSIN.

N.D.L.R. — Bonnes ménagères du Languedoc ensoleillé, méfiez-vous 1 Le fil de fer galvanisé qui vous sert à sécher vos... torchons sera bientôt repéré de l'Aministration qui excelle dans le grotesque.

POSTES ENTENDUS

COMPTE RENDU D'ECOUTE

du 25 décembre 1924 au 24 janvier 1925 Montage: 1 lampe à réaction. Montage

Ecoute entre 80 et 120 mètres. Postes entendus une fois ou de temps en

62 KF R1 — POZ R2 — WAK R6 — K10 — F (?) 8 CZ R2 — i1MT R4 — 0FN R4. Conditions atmospheriques presque continuellement médiocres, qrn presque cons-

Postes entendus régulièrement:
Distances approximatives de Saïgon, 6.000 kilomètres. — A 3 BQ R 6/7 — 3 BD — 2 Yi — 3 JU — 2 YG. — FL R 3/4 (\lambda 115) météo de 17 h. 00. POX R 7/8, 80 environ, travaille avec LPZ

travaille avec LPZ.
9.000 kilomètres. — Z 4 AA R 6/7 — 2 AP AC - 4 AK - 4 AG

Hawaï, 10.000 km. Californie, 14.000 km.

— U 6 AWT R 2/5 — CK — CTO — RN —
VC — BVC — BJX — CVI.

M. RICHARD JAMAS. Saigon.

COMPTE RENDU D'ECOUTE DE R010.

M. Larcher, 17, rue Fessart, Boulogne-sur-Seine, Reinartz + IBF, antenne intérieu-re de 4 m. 50, 4 brins en nappe (Mois de janvier 1925).

FRANCE

RANCE

8 HSG, CM, JVX, GI, NS, DI, FC, GP, BA, II. MT, SSV, FOR, BE, PP, CT, BV, GL, GR, AN, WAL, RG, MJM, FS, XF, NK, SG, SSU, MOO, FJ, MN, HGV, GD, XP, QG, DP, TR, GVR, CPP, EN, OK, DKV, PS, CS, PS, JA, EM, RO, VD, WZ, HD, RGT, BAL, SO, PL, GG, SSB, VTI, RLH, FV, GM, WNM, AB, MAR, WU, RQZ.

3 DD, 10 KZ (Algérie: 8EV, OBS).

SELFS "DUOLATERALE Montées ou non montées GROS DETAIL

RADIO BROADCAST 16, rue Bichat :: Paris (X') PLANTAGENET ROI DE LA

BAISSE |
Lampos micro 25, 29 et 32 fr.; ord. 14 et 16 fr. |
Haut-parleur Brown 250 fr.; Pathé 195 fr.; |
Fordson 158 fr.; Céma 250 fr.; Pival 130 fr. |
Pite G.C.V. 12 fr.; Transfos 1/8, 32 fr., 5 et |

6, RUE DES PATRIARCHES (ouvert 9 h. à 19 h. Dim. jusqu'à midi)

Tarif illustré franco. Exp. susp.

T. S. F. Spécialité de pièces détachées VINCENT frères, 50, passage du Havre, PHRIS. (Tél. Cent. 87-14)

Editeura de « Plans de construction de postes à lampes sans connaissances spéciales, »

Prix franco : 5 francs

Bobines en nids d'abeilles enroulement en duo-latéral marque « 10N » déposée. Demandez la notice et tarif gratuit.

Catalogue illustré gratuit et franco

Kenovation des lampes 7/10° Prix: 12 fr. 6/100° Prix: 25 fr. Ces lampes sont généralement remplacées suite et essayées devant le client.

VENTE A CRÉDIT DES APPAREILS RADIOLA



Radio-Club du V°

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 26 Courant au siège Café de l'Ami Maurice, 184,

rue Saint-Jacques.

Il sera procédé à l'élection définitive du Bureau. A cette occasion tous les sans-filistes du V° y sont cordialement invités.

Pour renseignements complémentaires, s'adresser à M. Henri Riche, 6, rue Thonin, Paris (V°). -X-

Radio-Club du XV' 26, rue de Staël, 26

26, rue de Staël, 26

Le Comité du Radio-Club du XVº vient d'organiser des cours de lecture au son et de radioélectricité qui seront dirigés par M. Jarry, ingénieur et secrétaire technique du Radio-Club. Les premiers cours commenceront le jeudi 26 février au 33, rue Blomet, maison Jouve, à 20 heures 30.

Les membres du Radio-Club sont instamment priés d'y assister. Les sans-filistes du XVº et ses environs ne faisant pas partie du Radio-Club qui désireraient se faire inscrire pour sulvre ces cours n'auront qu'à venir à cette réunion ou un meilleur accueil leur bera réservé.

Pour tous renseignements, s'adresser à M

Pour tous renseignements , s'adresser à M Tay, président, 26, rue de Staël (15°).

Radio-Club de la Côte d'Argent Dax-Landes

La première réunion pour la formation d'un Radio-Club à Dax a eu lieu le samedi 14 février chez M. Persillon, amateur avisé, de notre ville.

La réunion a eu pour but l'élection du bureau, qui fut ainsi constitué :

Président, docteur Cayla, rue Paulan, à Dax ; trésorier, docteur Berronat, rue Gambetta, à Dax ; trésorier adjoint, M. J. Moras, négociant en vins, à Dax ; secétaire, M. de Gardelanne, à Hinx-Landes ; secrétaire adjoint, M. A. Latappy, avenue de la Liberté, à Saint-Paul-les-Dax-Landes.

Le service technique sera assuré par MM. le docteur Berronat, Persillon et Latappy.

Le Radio-Club de la Côte d'Argent fait appel à tous les intéressés à la S.F. et les prie de venir en nombre à ses réunions qui seront fixées par les journaux régionaux.

Le secrétaire adjoint,

Le secrétaire adjoint. A LATAPPY.

Radio-Club de l'Ain-

Avis aux Radio-Clubs

Le Radio-Club de l'Ain se permet de de-finander aux secrétaires de tous les clubs de T.S.F. de lui faire connaître quelles sont les affiliations qu'ils ont contractées avec des groupements centralisateurs parisiens ou ré-gionaux, le montant des cotisations annuel-les, les bénéfices techniques et moraux qu'ils ratirent de ces unions

retirent de ces unions.

Il leur demande leur avis pour établir une enquête qui permettra de guider bien des Radio Clubs naissants dont la situation financière n'est pas très florissante et qui se laissent absorber complètement par d'autres

groupements.

Adresser la correspondance au secrétaire général du Radio-Club de l'Ain, 2, rue des raves, à Bourg (Ain).

Radio-Club Régional Nogentais

12, rue Emile-Zola, Nogent-sur-Marne

12, rue Emile-Zola, Nogent-sur-Marne
Le Radio-Club Régional Nogentais a tenu
andi 16 février sa réunion hebdomadaire hafiuelle. Au programme, conférences par M.
Ienry Etienne, excellent conférencier, et M.
Nindret, savant techniclen.
Le président au nom du Comité et de toute
l'assistance remercia MM. H. Etienne et Alindret d'avoir bien voulu répondre à l'invitation
qui leur a été faite. M. H. Etienne prend la
parole et fait un exposé de la situation actuelle de la T.S.F. en France, Il engage tous
les amateurs de Sans-Fil à se grouper; les
Radio-Clubs feront seuls à la T.S.F. française
un avenir digne de notre beau pays.

Toutes pièces détachées ACCUS EBONIT

Prix très modérés. Tarif nº 10 franco COP, 52, rue des Archives, PARIS

M. Alindret prend ensuite la parele et fait une conférence sur les différents montages d'appareils à utiliser de préférence. Il fait ressortir avec une grande compétence les avantages des uns et les inconvénients des

Toute l'assistance fait une chaleureuse ova-tion à MM. H. Etienne et Alindret.

MM. de Muccia et Mariolle, membres du R.C.R.N., présentent ensuite sur table de dé-monstrations un montage type C-119 dont M. Alindret donne des explications très détaillées et fort appréciées.

Toute l'assistance remercie très vivement MM. H. Etienne et Alindret pour le dévoue-ment qu'ils accordent au Radio-Club Régio-nal Nogentais.

voque toute l'assistance en assemblée générale pour lundi 23 février à 20 h. 30 très précises dans la salle habituelle 74, Grande-Rue, à Nogent, pour modifications des statuts et des comités de direction et technique.

Le président,

\$4403334334444444444444444444444444444 A la Source des inventions

56, boulevard de Strasbourg, PARIS La plus ancienne Maison de T. S. F.
Apparells et pièces détachées pour tous mon-tages. — Postes complets de tous modèles et pour toutes distances.

Catalogue franco sur demande

Avant de lever la séance, le président con-

J. LEFAUCHEUR.

POSTES DE 1 A 5 LAMPES

Haut rendement - Réception à 1.600 km.

Pièces détachées et accessoires

GROS. - Prix très modérés. - DETAIL

RADIO BROADCAST

Médaille d'Argent, Concours Lépine 1924

16. Tue Bichat. PARIS (100)

Mme Jacques Isnardon dont le talent n'a d'égal que sa beauté. Les auditeurs de l' « Antenne » n'ont malheureusement pu apprécier que la première de ses qualités lors du Gala de l' « Antenne ». Mme J. Isnardon est lci représentée dans le rôle de la « Tosca ».

Radio-Club du X°

La réunion du Radio-Club a eu lieu le 20 courant, de nouvelles adhésions ont été reques ; les cartes ont été distribuées. Elaboration d'un programme de travail pour vendredi prochain 27 février : présentation de postes simples appartenant aux amateurs ; conseils ; cours de lecture au son, etc., etc... Pendant la séance, audition d'un poste G.L.B. sur tressantenne ; la pose d'une antenne n'ayant pu se faire pour des raisons de force majeure. Les membres qui n'ont pas retirés leurs cartes sont priés de se présenter vendredi prochain.

H. BLILLARD.

H. BLILLARD.

Radio-Club Asniérois A.E.E.V.A.

50, rue de Châteaudun, Asnières

Séance du 23 Février Salle municipale de réunion, place de l'Asi-le, à 20 h. 30 : cours de lecture au son ; résul-tats des essais de casques et de haut-parleurs; présentation d'un poste à 2 lampes.

Séance du 2 Mars

Salle de réunion place de l'Asile, à 21 heures : assemblée mensuelle des anciens élèves.

Séance du 3 Mars

Chez M, Flavier, 6, rue des Champs, à 20 heures 30 : cours de lecture au son ; cours d'électricité générale ; résultats d'essais, de chauffage de fliaments sur alternatif.

Les amateurs peuvent être assurés de trouver, outre un excellent accueil, un groupement fout disposé à les aider aussi bien pour une réception sur galène que pour l'étude de l'émission. l'émission.

Le secrétaire général, R. MARTIN.

Radio-Grenoble

Radio-Grenoble

Voici le compte rendu succint de la réunion du 11 février 1925. La séance est ouverte à 20 h. 45 par le président, devant une assemblée nombreuse, à ce point que notre salle de réunions devenant trop petite, nos prochaines assemblées devront se tenir au siège, 2, avenue Félix Viallet, dans la salle de billard.

Après quelques communications relatives à l'évolution rapide de notre groupement, le secrétare général fait part à l'assemblée du beau geste de M. Etienne, directeur de l'Antenne, qui vient de nous ouvrir un service gracieux à son estimé journal. L'assemblée unanime, par la voix de son président, lui adresse tous ses remerciements. Ensuite un

Médaille d'Argent, Concours Lépine 1924 16, rue Bichat, PARIS (10°) Tarif n° 8 franco

amateur, M. Reygnier, nous présente un poste de sa construction, poste utilisant des transfos H.F. à fer, les résultats obtenus sont très intéressants; nous entendons Radio-Paris et d'autres stations qui sont amplifiées par un haut-parleur construit par l'amateur. Cet appareil est constitué par deux écouteurs régiables, jumelés sur le même pavillon; le rendement est excellent. Un auire amateur nous présnte un tableau Ferrix, destiné à remplacer la batterie d'accus de 80 volts, par l'alternatif du secteur redressé. Quelques membres ne sont guère convaincus du bon rendement d'un tel appareil, aussi M. Péchoud en fait une démonstration expérimentale: on branche l'appareil au secteur, mais hélas i mille fois hélas! il nous manque 30 centimètres de fil!!! Comment faire? M. Dumolard a l'esprit inventif, aussi la difficulté est vivement résolue grâce à son astuce; il ajoute au fil trop court une superbe chaîne de montre en or et voilà la difficulté surmontée! Comment après cela le tableau Ferrix pouvait-il ne pas marcher? Il l'a fort bien compris, aussi nous avons pu constater que le poste récepteur s'accommodait fort bien du courant alternatif redressé.

Nous ne percevions au casque aucun ron-

Nous ne percevions au casque aucun ron-

Le secrétaire.

Radio-Club du Nord de la France

Radio-Club du Nord de la France

Le Radio Club de Lille (Section du R.C.
N.F.), 38, Grand-Place, Lille, demande à tous
les radios-clubs de la région Nord de bien
vouloir se mettre en rapport avec M. A. Bernast, président du R.C.L., afin de lui soumettre, suggestions et desiderata en vue de former, à Lille, une Fédération régionale des
radios-clubs du Nord pour défendre les intérêts de la radiophonie française et s'opposer
à tout monopole de T.S.F

D'autre part, voici le programme du R.C.L.
pour février et mars: tous les vendredis, à
son siège, 36, Grand-Place, à Lille, à 19 h. 15,
causeries et démonstration sur les appareils
prenant les ondes courtes et très courtes; tous
les mardis, cours de lecture au son, à 19 h. 30.

Le secrétaire adjoint.

—X—

Section Lilloise

La Section Lilloise du Radio-Club du Nord de la France, complètement réorganisée il v a quelque temps, est actuellement en pleine activité.

a quelque temps, est actuellement en pleine activité.

Les réunions ont lieu régulièrement, au siège, deux fois par semaine, mardi et vendredi, de 19 h. 30 à 20 h. 30, et sont suiviss par de nombreux amateurs. Les cours et causeries sont faits d'une façon claire et attrayante, par des techniciens compétents, amateurs eux-mêmes.

Une bibliothèque bien garnie est à l'entière disposition des adhérents

Amateurs de la régoin de Lille: n'oubliez pas que l'Union fait la force. Demandez votre adhésion au R.C.N.F. Le montant de votre cotisation, d'ailleurs minime (10 francs), sera largement compensé par les avantages spéciaux réservés par les constructeurs et vendeurs d'appareils de T.S.F. aux membes do notre groupement.

Pour toutes demandes de renseignements, status, adhésions, etc., écrire ou s'adresser au siège de la Section Lilloise, café de la Presse, 38, Grand'Place, Lille, aux heures des cours, ou le dimanche, de 10 heures à midi.

Le secrétaire,

Le secrétaire, M. ALDEBERT.

Radio-Club Centre Parisien

Nous apprenons qu'un nouveau radio-club vient de se constituer dans le Centre de la capitale parisienne.

Ce nouveau groupement, qui doit devenir un des plus importants, traitera toutes les questions se rapportant à l'électricité, la radio-électricité et aux rapports des amateurs entre eux.

Tous les amateurs qui désireraient adhérer à ce nouveau radio-club, sont priés d'adresser leurs demandes à M. R. Sèbe. 10, rue du Plâtre ,Paris (IV°), ou à M. M. Margon, 178, rue du Temple, Paris (III°).

Radio-Club de Dunkerque

Radio-Club de Dunkerque

La réunion mensuelle du Radio-Club de
Dunkerque a cu lieu jeudi 12 fevrier, sous la
présidence de M. Fesquet, qui fait part aux
nombreux membros présents de la correspondance reçue ces temps derniers.

Le Comité technique a pris en considération l'offre de la maison « Ondia » et dans le
courant de la première semaine de mars, les
amateurs de Dunkerque pourront assister a
une intéressante causerie sur le matériel
T.S.F., qu'un ingénieur de cette maison viendra leur présenter. (Nous rappelons aux
constructeurs qu'un service technique est à
leur disposition pour démontrer gratuitement
les appareils qu'ils voudraient vulgariser.)

Puis l'on procède à l'élection des membres
nouveaux:

mouveaux:

MM. Bauer, directeur des Chargeurs Réunis; Stwuyaert, directeur du Borax Français; Duponchelle et Obin, sont admis membres actifs, et M Treutenaere, admis membre ho-

tifs, et M Treutenaere, admis membre no-noraire.

La réunion se poursuit par une démonstra-tion de l'ampli de puissance alimenté sur al-ternatif, et les sociétaires sont heureux d'au-prendre que cet appareil ainsi que la boîte de redressement leur sera confié à tour de rôle, mais à la condition expresse qu'il ne les gar-dent pas plus de 48 heures.

Une démonstration du montage Bourne, par

Vone possesses

Vous pourrez avoir pour 412 fr un poste fonctionnant sur

ALTERNATIF

sans accus, sans piles

R. FERRY, 59, rue de l'Aqueduc, Paris
Galène naturelle, le kilogr., 120 fr.

Wesselles and the Contract of the Contract of

Toute la T. S. F. étudiée par des spécialistes

50, Boul. Saint-Michel -- PARIS

Téléphone : Fleurus 38-46

Usines et maison de gros 76, 78, 80, boulevard Garibaldi Tél. : Ségur 52-71

M. Fesquet, suivie d'auditions d'ondes cour-tes, donne aux auditeurs la surprise d'une emission phonique d'amateur, dont la modu-lation fut jugée bonne. Les sans-filistes de la région ne manqueront pas de s'intéresser aux progrès de cette station des qu'elle sera con-

progrès de cette station des qu'elle sera connue.

M. Deman fait ensuite un rapport sur la possibilité de participer à la Foire des Pays du Nord; il envisage que le club pourrait représenter les constructeurs qui ne voudraient pas déplacer spécialement un agent de propagande. Un stand serait loué par les soins du club et la sous-location se ferait suivant l'encombrement des objets exposés. Cette proposition est acceptée et un comité est immédiatement formé. Dès à présent, messieurs les constructeurs peuvent faire parvenir au Radio Club de Dunkerque, 10, rue du Jeu-de-Paume, leur demande d'adhésion. Le Comité d'organisation cemprend en plus des membres du bureau, MM. Coops, Lespilette et Derudder. der. La séance est levée à 22 h. 45.

Le secrétaire général, J. RYCKELYNCK.

Radio-Club Universitaire

Radio-Club Universitaire

Les membres du R.C.U. se sont réunis jeudi
11 décembre, à 16 heures, au siège social, 13,
rue du Renard, Paris (IVe).

Le secrétaire général a donné lecture d'une
lettre de M. J. Roussel qui déclare donner son
concours à notre groupement.

Le bureau pour 1925 est constitué:

Le président d'honneur, le président et le
secrétaire général sont réélus à l'unanimité.

Sont nommés:

Trésorier, M. Sebé (Henri IV); secrétaire à
la propagande, M. Convert (Voltaire); bibliothécaire, M. Le Moult (Fontanes).

Les décisions suivantes ont été prises à
l'unanimité

l'unanimité

1º Les membres pouront suivre des cours de lecture au son le jeudi, à 16 heures.

2º Des conférences de vulgarisation sont en-

Jose comerciaes de valgarisation sont en visagées.

3º Des visites de postes sont prévues, dont une à la Tour Effel et une autre au Mont-Valérien, pour le courant de janvier.

4º Il sera fait appel à la générosité bien conque des constructeurs pour la création du

laboratoire.
5º Il est décidé d'organiser une propagande intense dans tous les établissements d'ensei-

intense dans tous les étaunssements des gnement.

6º La prochaîne séance est fixée au 8 Janvier, à 16 heures ,au siège social, 13, rue du Renard (Ive). Le programme est ainst fixé:

1º Premier cours de lecture au son; 2º première conférence; 3º tuyaux dive.s

Tous les étudianis ou écoliers sont invitéa cette réunion ,même ceux qui ne font pas partie du club.

partie du club.

Radio-Club Centre Parisien

Nous apprenons qu'un Radio-Club vient de se constituer dans le centre de la capitale parisienne. Le nouveau groupement doit devenir l'un des plus importants et des plus puissants ; il traitera toutes les questions se rapportant à l'électricité, à la radioélectricité et des rapports des amateurs entre eux. Tous les amateurs qui désirent adhèrer à ce club sont priés d'adresser leur demande à M. Sebé, 10, rue du Plâtre, Paris (IVe). La constitution du bureau aura lieu prochaînement.

Radio-Club Bellevillois

11, rue des Bois - PARIS

La réunion de quinzaine a eu lieu le 3 février, 40 bis, rue du Pré-Saint-Gervais.

Vingt-sept membres présents et quaire nou-

voltes admissions.
Soirée consacrée à l'étude des différents postes à galène par M. Archier, et à l'audition d'un poste de sociétaire alimenté par l'alternotif

Un cours de lecture au son a commencé le



LISBONEE ---

CONDENSATEURS FIXES, RESISTANCES MIKADO L. P. OMEGA

Fournisseur des grandes compagnies et des principaux constructeurs

Exigez la Marque L. P. dans toutes les bonnes Maisons de T. S. F.



Résistances fixes étalennées « OMEGA » toutes valeurs... 2.25

Condenseurs fixes au mice « LE MIKADO » de 0.05 à \$/1000.. 1.95 Prix sur demande de capacités de 3 à 10/1000 ÉTALONNAGE ET FIXITE GARANTIS

Exposition de T.S.F. 1923, Médaille d'argent. — Exposition de T.S.F. 1924, Médaille de vermeil. — Les plus hautes récompenses accordées aux pièces détachées. — Agents en vermeil. — Les plus hautes récompenses à Belgique, Hollande, Suède, Italie, Espagne.

10 février, à 20 heures, et aura lieu tous les 15 jours, le mardi. MM. les sociétaires n'ayant pas encore re-tiré leur carte sont priés de le faire dès que possible

Le président, ALARY.

Radio-Club de Courbevoie Compte rendu de la séance du 18 février

1925:
La séance est ouverte à 21 heures, sous la présidence de M. Lhomme.
Présentation par l'un des membres d'un poste portatif complet destiné à l'aménagement d'une au mobile.
Ce poste équipé en détectrice à réaction, donna aux essais d'excellents résultats sur toutes longueurs d'ondes.
La prochaîne séance aura lieu mercredi 4 mars.

VASSOR.

Radio-Club Régional Nogentais

Les Radio-Club Regional Nogentals
Est, Seine-et-Oise (Est) et Seine-et-Marne, sont
priés de correspondre avec M. Girot René, officier radiotélégraphiste, Secrétaire général
du Radio-Club régional negentais, 49, rue Hoche, Nogent-sur-Marne, en vue de la création
d'une Fédération régionale parisienne des
amateurs de T.S.F. (Secteur Est). Une réunion générale des radio-clubs compris dans
cette région aura lieu à Melun à une date
ultérieure.

R. GIROT.

Les Sans-Filistes du XII°

Siège social : 79, rue Claude-Decaen, Paris

Siège social : 79, rue Claude-Decaen, Paris (12°).

La pose de l'antenne sur l'immeuble de la salle de réunions de la Société a eu lieu le 14 courant par les soins de nos dévoués camarades, et spécialistes en cette matière, MM. Henri Maurice et Paul Boulanger. Nous informons nos sociétaires que notre ami Henri Maurice se fera un plaisir de dépanner tous les postes des camarades, ainsi que de leur fournir tous renseignements.

Notre Société ayant décidé de constituer un laboratoire d'essais et d'expériences, elle fait un pressant appel à tous les constructeurs de Paris et de province qui voudraient bien l'aider par quelques dons pour la réalisation de cette décision. Le Comité remercie infinimen tles Maisons Péricaud, Gamma, Hydra, G.M.R., Chabot (Dyna). Plantagenet, Ericsson de leurs dons en faveur de notre œuvre.

Nous remercions écalement l' « Antenne » et M. Henry Etienne pour l'hospitalité des colonnes de ce magazine en notre faveur. Une visite de la station de Sainte-Assise aura lieu le dimanche 22 courant.

Le Comité adresse à tous les sans-filistes du 12° un très pressant appel pour qu'ils assistent le plus nombreux possible aux réunions, car celies-ci présenteront dès maintenant un très grand intérêt.

La prochaige réunion aura lieu le mardi 3 mars à 21 heures très précises, 8 et 10,

nant un très grand intérêt.

La prochaine réunion aura lieu le mardi 3 mars à 21 heures très précises, 8 et 10, avenue du Trône, Parls (12°). Métro et tram: place de la Nation.

Ordre du jour. — Communications diverses: Cours de lecture au son par M. Velluet; Suite de la causerie par M. Moreau; Conférence sur le « merveilleux historique de la T.S.F. », par M. C.-M. Savarit, Secrétaire général de l'Union Française de T.S.F.; Audition de T.S.F.

Le Président : Louis DRIOT.

Radio-Club du Sud-Est Parisien

Radio-Club du Sud-Est Parisien

Le Radio-Club du Sud-Est Parisien organise
au profit de son laboratoire une grande fâte
de nuit de la T.S.F., qui aura lieu le samedi
7 mars prochain, à 20 h. 30, 94, houlevard
Anguste-Blanqui (12°) Métro: Glacière.

Cette fête comprendra une partie artistique
qui sera donnée avec le concours assuré de ;
Mmes Lucienne Mignon, des P.T.T., Marthe
Tremblay, des P.T.T., Sylvia de Cala, des P.
T.T., MM. Alée Barthus, directeur du théâtre
par T.S.F. des P.T.T., Mario Cazes, de RadioParis, Maurice Privat, organisateur des concerts d'FL, le poète incomou de la Tour, Georges Martin, des P.T.T., Max Ferly, le chansonnier bien connu des P.T.T., et Radiolo!

La troupe du théâtre par T.S.F. intenprétera, sous la direction d'Alée Barthus, « Le
Strapontin », comédie en un acte de Dunoyd

Strapontin », comédie en un acte de Dunord.

A la suite de cette partie artistique aura heu un Radio-Jazz, donné par le célèbre orchestre du Savoy Hôtel de Londres.

A minuit, grand bal avec le concours de The King's Melody Jazz.

Election de la Fée des Ondes.

Farandole, cotillon (les travestis sont admis)

Le prix des places, malgré ce remarquable programme, a été fixé à la somme minime de cinq francs, tous droits compris (concert

on trouve des cartes dès maintenant au siège du R.C.S.E.P., 171, houlevard de la Gare (XIII°); au secrétariat technique, 11, rue Martel (X°); chez M. Gadat, 25, rue du Moulinet (XIII°), et au hureaux de l'a Antenne z.

Les jeunes filles de moins de 18 ans, déstrant poser leur candidature au titre de Fée des Ondes, sont priées de se faire inscrire, par correspondance, 11, rue Martel (X°).

La prochaine réunion du Radio-Club du

La prochaine réunion du Radio-Club du Sud-Est Parisien aura lieu mercredi 25 février (exceptionnellement, le mardi étant férié), à 20 h. 30, 190, boulevard de la Gare, Paris (13º).

M. Robert Fayon, conseiller technique, ayant quitté le R.C.S.E.P. sans préavis, pour fonder le Radio-Club des Gobelins et y prendre le titre de sociétaire technique. Les membres du Radio-Club du Sud-Est Parisien dans la séance du 17 février ont, devant l'indélicatesse du procédé, réclamé à l'unanimité la radiation de M. Fayon.

Le comité à décidé de faire droit à cette-demande et de consigner le fait au procèsverbal de la séance.

M. Fayon a été informé de la décision prise à son égard.

Nous prions les greupements d'amateurs, que notre fête intéresse, de bien vouloir demander des cartes au secrétaire technique, M. Jean Davoust, 11, rue Martel (Xº).

Pour le Comité :

Le secrétaire technique,

Jean DAVOUST.

Radio Touraine Club

La conférence organisée par la R.T.C., la première manifestation locale d'une certaine ampleur, a connu le succès.

C'est devant une assistance nombreuse que M. R. Alindret exposa avec maîtrise les différents montages connus Beaucoup sauront mettre à profit les enseignements malheureusement trop couris de notre sympathique collègue.

sement trop couris de notre sympatinque conlegue.

Puis ce fut M. Henry Etienne, l'ami de tous
les amateurs, qui vint à son tour nous parler
des questions d'actualité.

Dans une péroraison fort documentée, le
distingué conférencier signala les dangers qui
menacent l'amateurisme français. « Soyez
unis, s'écria-t-il. Soyez puissants, formez des
clubs et adhérez à un groupement, c'est votre
devoir Demain, ces clubs formeront des
fédérations qui constitueront la fédération
nationale des usagers de la radiophonie, seule
qualifiée pour les défendre et les protéger.

Des applaudissements unanimes accueillirent les conclusions de l'orateur. Puis, après
une causerie intime, nous dûmes nous séparer de l'éminent porte-parole de l'amateurisme français, que nous remercions chaleureusement pour son dévouement à notre cause.

Radio-Club de Levallois Assemblée générale du 13 Février 1925 Présidence de M. Smeliansky

Conformément aux statuts, le bureau directeur, constitué provisoirement, donne sa démission. M. Régnier, trésorier, donne sa démission. M. Régnier donne le compte rendu financier.

financier.

Il est procédé à l'élection du nouveau burean directeur qui est ainsi constitué :

Président : M. Sméliansky; vice-présidents :
MM. Renard et Laumone; trésorier M. Rétaire général: M. Gauchet; secrétaire adjoint :
M. Pubose; membres : MM. Rocher, Gret, Lefebvre, Messager

Prochaine réunion : vendredi 20 février.

Le secrétaire :


Le secrétaire GAUCHET.

Radio-Club du Gard

La dernière réunion du Badio-Club du Gard a eu lieu mercredi 21 janvier. Il a été décidé a eu lieu mereredi 21 janvier. Il a été décidé d'appuyer la Confédération des Radio-Clubs

11, av. des Prés, LES COTEAUX DE ST-CLOUD (S.-et-O.)

PRIX SPECIAUX POUR REVENDEURS

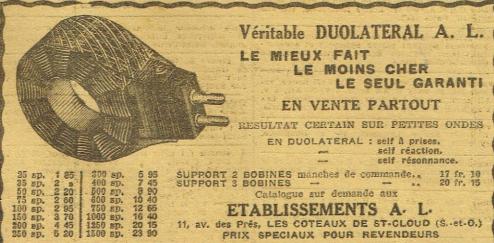



Envoi du Catalogue contre 1 fr. 25

du Sud-Ouest dans la lutte entreprise contre tout monopole d'Etat ou privé de la radio-

tout monopole d'Etat ou privé de la radiophonie.

M. Mazoyer accepte de représenter le R.C. du Gard auprès de ce grand groupement.

Le projet de création à Nimes de cours élémentaires d'électricité et de T.S.F., pour aider à la vulgarisation de cette science, est adopté. Il est procédé à la distribution des cartes, et le R.C. est heureux d'enregistrer ce jour là huit nouvelles adhésions.

M. Gaussent, bibliothécaire, prenant ensuite la parole, expose les phénomènes électriques qui prennent naissance dans les circuits oscillants; façon de tracer une courbe de résonance, influence du coupage et de la résistance sur la forme de cette courbe, utilisation des cuircuits suivant leurs qualités: circuits capteurs, circuits à résonance atténué, circuits à résonance aiguë, circuits bouchons, circuits absorbants, etc.

Au cours de la prochaine séance, qui sera annocée par la presse locale, il sera traité du fonctionnement de la lampe à 3 électrodes.

Le secrétaire.

Radio Club de Maisons-Alfort

Le Radio-Club de Maisons-Alfort-Alfort-ville, en sa réunion préparatoire du 14 février 1925, a décidé de tenir une nouvelle réunion le jeudi 26 février, café de la Gare, à Alfort-ville, à 20 h. 30.

Ordre du jour: constitution définitive et no-mination du bureau; présentation d'un appa-reil entièrement sur alternatif (tension pla-que par soupape).



Monsieur le Directeur,

Que se passe-t-il au poste de l'Ecole Supérieure des P.T.T.? C'est à croire qu'on y a juré d'empêcher les auditeurs parisiens d'entendre tout autre poste.

Peut-être ce poste cherche-t-il à remédier à son défaut de portée par des émissions directes dans l'antenne ? Toujours est-il que s'il gagne en puissance, c'est au détriment de la synthonie. Non seulement il nous écorche les oreilles, mais il réussit à troubler les émissions des postes qui travaillent sur les longueurs d'onde bien différentes à la sienne. A cause de lui, les émissions deviennent insupportables.

Nous lui serions reconnaissants de ne plus crier si fort, de respecter l'harmonie et de rester dans ses vraies possibilités.

« Ne forçons point notre talent, nous ne ferions rien avec grâce, a dit le fabuliste. Voilà un aphorisme qui est tout à fait de circonstance.

Nouveauté sensationnelle

TRANSFORMEZ VOS PHONOGRAPHES EN HAUT-PARLEURS en utilisant nos

Super-Récepteurs « AZED »



Remplacez le Diaphragme de votre Phono-par notre Super-Récepteur « AZED ». Vous aurez ainsi un HAUT-PARLEUR puissant.

Prix, complet : 75 francs PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES aux meilleurs prix

COMPTOIR MODERNE

61, Rue La-Boétie :: PARIS (8°) (dans la cour à droite)

Téléph.: Elysées \$4-58 :: R. C. Seine 252.947 Compte chèques postaux : N° 603-96 Paris

BELL = 5550 fr.

Voitures légères à 2 places 4 cylindres — 4 roues amovibles 90 kil. à l'heure, 120 fr. impôts par an Catalogue L sur demande

BELLAIS, 12, avenue Gambetta CHOISY-LE-ROY (Seine)

****************************** VITREBERT 31, rue de la Cerisale, 31 APPAREILS à GALÈNE et à LAMPES ONDINE & RADIOFOR

Pièces détachées de marques Nouveau catalogue 0 fr. 25 sur demande

Il paraît qu'il fut un temps où le direc-teur de la Western Electrique, inquiet des innovations projetées par les techniciens des P.T.T., avait menacé de boucler le poste si d'autres que ses ingénieurs y touchaient. C'est le moment ou jamais d'exécuter cette

vues d'harmonique!

D'autre part, la Tour Eiffel brouille en ce moment Radio-Paris et étouffe littérale-ment Chelmsford. Elle travaille sur une longueur d'onde qui est certainement plus près l

220 Francs

POSTE A 4 LAMPES « AGRphone »

avec tous les perfectionnements

Le C-119

Véritable « Tuned Anode Amplifier »
Grande sélectivité — Pas de radiation
Haut rendement ... Marche garantie
Parfaît pour fort haut-parleur
Description technique : Poste à 4 lampes,
2 HP à résonance + 2 BF à transformateurs. Selfs et condensateur d'accord et
résonance avec couplage variable de ces
deux circuits. Rhéostat A.G.R. à réglage
continu. Dessus ébonite, Indications gravées,
Ebénisterie vernie tampon luxe. Ondes de
150 à 3.000 m. Construction de haute précision, emploi exclusif de matériaux de choix.

Expédition immédiate contra mandet

Expédition immédiate contre mandat de 230 francs

Poste & AGRiphone complet en ordre de marche avec 4 lampes, 1 accu 4 v-30 AH, 1 pile 80 v., casque ou haut-parleur réglable « AGRvox ». Prix : 450 fr.

Poste avec lampes « micro » et pile 4 v. 5 (mêmes prix)

VENEZ ENTENDRE ET COMPARER AVEC LES POSTES A 1,000 FRANCS DEMONSTRATIONS DE 16 HEURES II II A 21 HEURES

and the second s Plaques de Police instanées « GLOSSY » EN ALUMINIUM EMBOUTI

LEGERES RESISTANTES INALTERABLES

LIVRAISON DANS LES

Le jeu de 2 plaques pour voiture. 45 p Le jeu de 2 plaques pour cyclecar. 42 p Supplément pour plaques arrière (comportant la lettre internationale) 10 p MAKAREWIEZ et Cie, 115, boul. de Verdun, COURBEVOIE (Seine)

Pour les lecteurs de l'Antenne, franco d'emballage, joindre mandat à la commande in the second se

de 1.600 mètres que de 2.600 mètres. Qu'elle fasse des expériences tant qu'elle voudra, mais qu'elle choisisse une longueur d'onde nettement différente de celle des au-

tres postes, ou alors qu'elle procède à des essais en dehors des heures d'émission. En tout cas, il est inadmissible que ce soient les deux postes d'Etat qui sement le

désordre dans les émissions radiophoniques. Si nous avions la réglementation instau-rée par le décret du 24 novembre 1923, tout cela n'arriverait pas. En Amérique, il y a des centaines de postes d'émission et tout marche à souhait pour la plus grande joie des auditeurs, parce que personnes n'a ni l'intention ni la possibilité de jouer des tours aux voisins.

Nous espérons, Monsieur le Directeur, qu'il vous suffira de signaler ces faits pour pour que des mesures soient prises pour en éviter le retour.

Un groupe de sans-filistes parisiens.

Loin de moi l'idée de vouloir contredire les affirmations de M. L. Malo, parues dans un de vos précédents numéros : « Sur la recharge des accus »; mes connaissances en

**

S.F. et en électricité sont trop minces Néanmoins, je vous envoie le résultat de ma modeste expérience, qui toute pratique, aidera peut-être à éclaircir cette question qui intéresse tant d'amateurs.

Possesseur d'un redresseur, je l'utilise pour recharger mon accu de 40 A.H., et mon ampèremètre, fixé sur le + 4, à la sortie d'une prise de courant, est toujours en circuit en charge et décharge. Dans ce dernier cas, il me donnait peur 4 lampes ordianires, 2 amp. 8 à 2 amp. 9, ce qui indique une asses granda grantitude. qui indique une assez grande exactitude.

Dans le cas de charge, je me tiens entre 3 amp. et 3 amp. 5, suivant l'¢ humeur »

Or, essayant un jour de marcher directement sur le courant redressé, j'ai été surpris avec ce même ampérage de voir que mes lampes éclairaient très peu. Vérifica-tion faite, il y avait un peu moins de 3 volts aux douilles des lampes! Sur 2 lampes seulement le voltage était normal de 3 v. 8 à 4 volts

De cela je déduisais que le débit n'était que moitié de clui indiqué, soit 1 amp. 5. J'ajoute que le redresseur bien réglé, la

Transformateur BF

24 HEURES



Hauts-Parleurs, dep. 145 f. Diffuseurs, Amplificateurs, Casques et Ecouteurs

Tél. : Marc. 22-62

spéciaux. KNOLL et MARIE 59, r. Ganneron, PARIS

ଷ୍ଟିବର୍ଷ ବିଦ୍ରବିତ୍ର ବିଦ୍ରକ୍ତ ବିଦ୍ରବର୍ଷ ବ୍ରତ୍ୟକ୍ତ ବିଦ୍ରବିତ୍ର ବିଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ତିକ୍ତ ବିଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ତିକ୍ତ କ୍ତିକ୍ତ ବିଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ତିକ୍ତ ବିଦ୍ୟ କ୍ତ ବିଦ୍ୟ କ୍ତିକ୍ତ ବିଦ୍ୟ କ୍ତ କ୍ତିକ୍ତ କ୍ତିକ୍ତ କ୍ତ ବିଦ୍ୟ କ୍ତ କ୍ତିକ୍ତ କ୍ତିକ୍ତ କ୍ତ ବିଦ୍ୟ କ୍ତ କ୍ତିକ୍ତ କ୍ତ କ୍ତ କ୍ତ

N'oubliez pas....

lumière est à peu près fixe et le vacillement dû aux ruptures du courant très peu perceptible; il n'en est pas de même, hélas! du bruit...

du bruit...

Encore une fois, je ne veux rien prouver, et il y a là qu'une expérience de bricoleur. Pour ceux qui ont un C. 119, on ne saurait trop conseiller la réaction électro statique. Ils auront avec une audition aussi forte et plus pure, un réglage facile, et ils éviteront à leurs voisins les sifflements intempestifs, car ils recevront le plus souvent sans réaction. sans réaction.

Mon appareil (du commerce) possède comme réaction un simple variable de 0,25/1.000 et une manette permettant de le mettre hors circuit.

Dans cette dernière position, on retrouve toujours les mêmes postes au même réglage des condensateurs, les selfs étant fixés et

sans couplage mutuel. J'ai toujours Radio-Belgique très fort en HP. Il est d'ailleurs facile de régler le circuit de résonance, ce qui fait ondemètre et j'ai trouvé ainsi facilement 8 L.S. en ré-

glant d'abord le circuit de résonance et en faisant acerocher ensuite celui d'accord.

Saint-Etienne.

ବିଦିନ୍ଦିର ବିଦିନ୍ତ ବିଦ୍ୟର ବିଦ

Avant de monter un poste compliqué voyez si la détectrice à réaction ne vous donnera pas les résultats que vous désirez.

ୡୡୡ୕ୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡ

Lisez l'Antenne et faites-la lire à vos amis.

ACCESSOIRES PERFECTIONNES S.S.M.



Condensateur à vernier spécial pour réglage précis (ondes courtes) Notice sur demande

Construct: ANDRE SERF, 14, rue Henner, Paris-IX. Prix: 32 fr.

RADIO-HUMOUR

MENU DU BANQUET DU RADIO TOURAINE CLUB le 15 février 1925

REUNION TRES CORDIALE DE TOURANGEAUX SANS FACONS

> HORS-d'ŒUVRE Ebonite - Mica - Fibre Paté condensateur

Matclotte de Câble gomme caoutchoug Poulet résistant (5 mesohms) Granules de Micro Réception cacaphonique Riz monopole Fromage parasite

DESSERT Galèttes fractionnées

VINS Acide sulfurique et potasse

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ!



Pour l'écoute des petites ondes et au casque, le transfo ATI servant de filtre est remplacé avantageusement sur le Tableau de Tension de Plaque par notre nouvelle Seif H 50 henrys (44 f.) permettant plus de débit, une tension plus élevée et la suppression totale de tout bourdonmement.

Transfos FERRIX, 64, r. St-André-des-Arts PARIS (6°)

Si vous voulez vendre rapidement le matériel dont vous n'avez plus l'emploi, mettez-le en vente ici.

Le Gérant : V. MEISTRE. Imp. Réaumur, 98, rue Réaumur, Paris

Nous ne comprenons pas que les postes d'Etat ne donnent pas l'exemple et qu'ils emploient des montages (vraisemblablement sons circuit intermédiaire) qui sont de véritables fabriques d'harmonique... Et cela n'empêche pas nos honorables fonctionnaires des P.T.T. de prescrire dans leurs règlements — qui ne sont pas bons pour eux, évidemment — des ondes « pures » dépourvues d'harmonique!

NOS REFERENCES

« Bien qu'éloigné de 350 km, de Paris, je puls faire entendre en fort haut-parleur à tout le personnel de ma Compagnie, les radio-concerts parisiens. Je suis tellement enchanté du résultat obtenu avec voire AGR-phone à 4 lampes, qu'après un essal de huit jours, je tiens à vous déclarer que la mise au point a été on ne peut plus rapide, et que l'accrochage des postes est très facile. « Capitaine J..., Cie Auto, Rennes. >



Haut-parleur « AGRvox »

Résistance 4.000°, vis de réglage micrométrique dans le socle. Grande netteté.. 100 »

H.P. « Lumière » filtre

Casque à 2 écou-teurs 2.000°, gde sensibilité. Fa-brication sup... 35 %



Haute précision. Armature équilibrée. Flasques bake-lite. Avec cadran et man-che vernier pour on-des courtes....... 40 »

Condensateurs

0,75/1.0000

Type cuirassé à grand rendement sans déformation, employé dans nos appareils

Cadran américain...... 2.50 et 5 fr. Lampe « MICRO » Super-téléphone réglable 2.000 ohms. 55 fr. Condensateur shunté p. détect..... Bloc-pile 4,5 p. chauffage des lam-pes micro. Durée 300 heures..... Bloc-pile 40v. « Leclanché 20 fr. Batterie 4,5 de 3 éléments e Leclan-ché » rechargeables, p. chauffage des lampes micro. Durée 100 h.... Accumulateur TUDOR .. 4 v. 80 A.H. 80 fr. Ebonite plaque 150×120×3 m/m..... Ebénisterie noyer verni p. montage des postes, 250×120×90 m/m..... Ebénisterie, 180×120×150 m/m..... 15 fr. Wave Trap (éliminateur)..... Sur-Amplificateur BF à 2 lampes.. 180 fr. essession de la constitue de l

' Appareillaige Général Radio-Electrique

Services techniques et commerciaux 19, RUE GANNERON, PARIS (18°)

NOS PETITES ANNONCES

Paris.

Pathé, 2 accus. 4 v. 120 A.H. Slem Radio-blocs, 3 B.F. transfos, 3 B.F. Résist, pr. lamp. ord. ou super-micro. Accessoires divers, au plus offrant, de Brossard, 15, rue Saint-Didier (169)

A cheterais 25 bacs verre de 25 cm. hauteur et 20 cm. long. environ. Larg. obligatoire 9 à 10 cm. Rerire Rouzi, 44, rue Turbigo, Paris.

A vendre poste 3 lampes alimenté entièrement par l'alternatif garanti sans ronflement, Complet en cedre des marche, 550 fr., de 13 h. à 15 h. et de 17 à 49 h. sur rend., le soir, Contou, 115, rue Mon-treuit, Paris (11°).

A vendre groupe Dynae pour recharger accus, et 2 batteries accus 48, 60 et 100 A.H. Visible, 163, rue de Fontenay, Vincennes, ohez Josse.

Radio--Hail 3 lampes nu 6 selfs. Régula 275, Galoyer, 220, r. de Rivoli. Après 20 h. 30, ou sur rendez-vous.

A vendre cause double emploi poste avec 4 lampes, agair, et un cadre d'un mètre de coté, 45 fr. S'adresser Journal I' a Antenne » C.M.

Super Titus Universel, valeur 815 fr. à céder 500 f. causs double emploi. Salelles, Banque France, Foix (Ariège).

(pécialiste-dépanneur répare, monte, transforme à 1) forfait tous postes cont. ou ait. Prix modérés. Consultations gratuites chaque jour de 9 h. à 20 h. et dimanche de 9 h. à 12 h. Lemane, 11, r. Sorbier, Paris (201)

Personne possédant magasin plein centre Bordeaux, très bien placé s'occuperait représentation. Mai-sen sérieuse T.S.F., postes ou nouveautés en T.S.F. Ecrire à Journal « Antenne ». L. R.

Nouvelle méthode pratique de super-réaction à 1 lampe par Harrisson, succès immédiat, fr. 2.50 franco. Bouchar, éditour, 204, chaussée de Neer-

Querke os.: C. 119. perfect. 4 imps cond. ver. 2.3.4 d volonté, belle const. amateur double emploi. Carel, 25. rue des Fossés-Saint-Bernard (5°).

A vendre Ondemètre G.M.R. 200 à 25.000 mètres. Courbes d'étalonage 200 fr. Poste quatre lampes résonance, 200 à 4.000 mètres avec corona, 400 fr. Ecrire Jean Mommers, Usine d'Orival, Lisleux.

At poste L.1, on parfait état de marche, 500 fr. Piquard, 12, rue Popincourt, Paris (11').

Poste 4 lampes C. 119 ter, 475; poste 3 lampes (40 & 4.000 m.), 285 Amplificateur push pull, 275. Haut-parleur Pathé-Brown, 150 fr., le tout neuf, visible en état de marche. Tippel, 245, r. de Bercy, Paris (12°)

Occasion, superbe poste 4 lampes à résonance C. 119 bis, à vendre un 370 fr., ou poste et grand haut-parleur C.E.M.A., 600 fr. Ecrire Delalande, 146, rue Vaugirard, Paris (15').

Constructour sérieux offre bonne commission à amateurs pouvant placer appareils et accessoires dans leurs relations. Ecrire Martin, 7 ter, rue du Colonel-Oudot, Paris.

A vendre 170 fr. batterle 80 volts (1, SAH neuve, va-leur 300, 80 volts (1 AH accu. 4 v. 30 AH. 4 v. 50 AH accu. 2 v. et 4 v. pour lampe de poche, bas prix appareil. Folding Gache, 33, r. Balagny, Paris.

A vendre convertisseur Stella 100 fr. bon état de marche. Ecrire Lewinski, 26, r. Dombasle, Nolsy-le-Sec (Seine) Volcano, 12 R. Hippolyte-Lebas, Paris (9*), demande concessionnaires exclusifs pour ious pays de l'Europe continentale.

Double emp. ét. de neuf H.-parleur Brunet Cle mod. « G. », 290 fr. 2 cas. Brunet Cle 4,000 ohms 40 fr. pièce. C. Sanchez, Cazeaux-Larboust (Haute-Garonne).

Jeune homme 19 ans, très au courant T.S.F. de-mande place vendeur. Ecrire H.C. à l'Antenne.

Volcano, 12, r. Hippolyte-Lebas, Paris (9*) de-mande représentants dépositaires dans princi-pales villes de France.

Monteur cherche travail à domicile. Prix modérés, travail soigné, matériel première qualité. Ecr. ou s'adr. Peronnet, i bis, rue Orfila, Paris (20°).

A vendre 65 fr. accus chargés 80 volts. Ecrire Tail-landier, 17, r. 14-Juillet-prolongée, Bois-Colom-bes. A. 31.928.

francs Bob. Tesla g. modèle plus détecteur double Péricaud val. 200 fr. état neuf, de 17 h. à 20 heures. Ariès, 31, rue Carnet, Suresnes (Seine).

A vendre d'occasion Economiseur d'essence, 100 fr. A au lieu de 350, cause vente auto. Economie 25 %. Ecrire à J.-J. Labs, Antonne.

Suis acheteur haut-parleur puissant d'occasion, oréférence Lumière. Faire offre Willy, rue Jannet, Saint-Denis (Seine).

A vendre C. 119 his 3 L. montage s. table facil, transfor, 10 nids ab acc. 30 amp. batt. piles 80 V. casq. 4.000 HP. acces, 900 fr. M. Bunger, 7, rue Sadi-Carnot, Nantorre (Seine).

260 fr. 1 HP Foréo réglable. 2 cend. variables Franck 2 transfo B.F. 1/3 et 4/5, un support 3 lampes, 1 rhéostat isodio 3 écouteurs allemands et 1 voltmètre poche 2 lectures. Combe A. 29, rue Saint-Jean, Saint-Etienne (Loire).

A vendro: i petit poste à galène neuf, 35 fr.; accu. 4 volts 30 AH., 25 fr.; 2 transfos REM rapp. 3/5, 18 fr. pièce; 2 microtriodes Fotos, 15 fr. pièce; 1 lampe Radiotech., 10 fr.; 1 houchon Aiter, 5 fr.; 1 manip. amér, 5 fr.; 1 cout. allem., 5 fr.; 4 selfs Gamma occ., 20 fr.; 1 Ferrix 110 v. (4 v., 8 v.), 13 fr.; 8 transfos 3 ter armée, 20 fr. pièce; 20 cond. Mikado, 2/1.000, 1 fr. pièce; 8 rhéostats AGR avec index, 6 fr. pièce; 1 cond. Wireless 0,15/1.000, 3 fr.; 1 commu. Wireless pour self, 8 fr.; 1 détecteur à gal. mod. arm., 12 fr.; 1 douz. bornes laiton, 5 fr.; Ecrire ou s'adresser; J. Brunct, 6 bis, impasse Boucher. Paris [17].