

On a tout lieu de penser que le Congrès International de Pâques ménagera certaines surprises

Soleil Levant Essais France-Amérique du Sud

En dépit de toutes les combinaisons machiavéliques de certains pour qui la vase remplace le pain de chénevis, mous avons tout lieu de croire que nous ne sommes pas loin de grandes démonstrations qui vont prouver que l'on peut s'accorder.

Les prétendus épurateurs, transfu-ges de tous les camps, ont eu suffisamment de corde pour se pendre eux-mê-mes. Un long « Te Deum » leur sera quand même concédé par la radiopho-nie française tant elle sera heureuse de cet excellent débarras.

Ceci n'implique pas que nous soyons au bout de nos malheurs et surtout au but de nos luttes car si l'on trouve quelques terrains d'entente, les mêmes dessains possistent ches certains desseins persistent chez certains.

Les sans-filistes français avaient, à juste titre, bâti leurs derniers espoirs sur le Sénat, le magistral exposé du rapporteur général, M. H. Bérenger, montre que nous avions tout lieu d'avoir confiance et que le bon sens était encore vivant dans notre pays que l'on se proposait de saccager sous le couvert de la République.

Il y a beaucoup de chances pour que l'amorce du monopole disparaisse de la scène, et que reportée aux calendes grecques ou autres, Pierre Robert étant relégué au magasin des accessoires usagés, on ne pense même plus à ce qui ne restera qu'un lamentable et ridicule incident de la « Chambre

Heureusement pour le sort de la radiophonie française, cette équipe de politiciens « en bordée » n'a pas connu de limites, ni le code civil séculaire et parfait, ni la science moderne n'échappèrent à ce massacre de foire.

L'anniversaire de notre constitution fut passé sous silence, comme d'ailleurs le nom de ceux qui fondèrent nos institutions.

On ne célébrait que les révolutions et les révolutionnaires. Mais la Constitution de 1875 avait prévu ces égareiments passagers. Le Sénat tient et tiendra.

On parlera longtemps encore du Conseil des Anciens et le temps n'est pus loin où un jeune amateur sans-filiste relisant les chroniques de l'époque, demandera à son père, vieux ra-

- Papa, qui était ce Pierre Robert ? Et où le chef de la famille, ahuri, sera obligé de réfléchir longuement pour enfin répondre à son fils anxieux : - Connais pas ! »

Ce sera l'oraison funèbre de cet inconnu justement oublié.

Henry ETIENNE.

PARAIT RADIBALD aujourd'hui Le réclamer dans tous les kiosques, le nº 0 fr.25 Administration: 19, rue Ganneron -- PARIS

Le plus grand organe de l'Amérique du Sud, le journal argentin « La Nacion », a organisé, d'accord avec le journal l' « An-tenne », des essais destinés à l'établisse-ment de la liaison courante France-Améri-que du Sud, par T.S.F. d'amateur.

Il faut en effet savoir que la liaison France-Amérique du Sud présente plus de difficultés que la liaison France-Amérique du Nord. Si les saisons coïncident en France et aux Etatis-Unis, elles ne coïncident pas en France et en America. pas en France et en Argentine.

Les meilleures époques pour une tenta-tive de liaison France-Amérique sont le printemps et l'automne. Les premiers es-sais auront leu cette année en mars et avril. Les essais de mars commenceront le vendredi 13 mars et dureront jusqu'au jeudi 19 incl's. Ils auront lieu sans inter-ruption pend nt cette période de sept jours. Si les essais de mars subissent un échec Si les essais de mars subissent un échec, ils seront repsis en avril.

Par suite de la très grande diffusion de la « Nacion », prendront part à ces essais du côté sud-américain, non seulement les amateurs de la République Argentine, mais encore ceux da Chili, de l'Uruguay et du Brésil.

Voici maintenant l'horaire suivant lequel les essais auront lieu ;

4 h. 30 à 4 h. 45 : les Sud-Américains transmettent

4 h. 45 à 5 k. : les Sud-Américains écou-tent les réponses éventuelles des amateurs

5 h. à 5 h. 15 : les Sud-Américains trans-

***************************** Le meilleur et le moins cher des haut-parleurs

Le mieux construit et le mieux présenté

Le plus puissant sous un volume réduit



C'est le :

"TOM TIT" Anglais

PRIX : 190 fr.
franco d'emballage
Ge haut-parleur, en vente
depuis un mois seutement,
a eu un succès considérable et mérité. GROS ET DETAIL

Elablissements C.R.E. O

24, rue du 4-Septembre, PARIS (2°) Tél. Central 31.11 Appareils et Accessoires les meilleurs prix pour la meilleure qualité Galène en Gros
Demandez notre catalogue
A4 franco

Amplificateurs de puissance

Pour auditions publiques de T.S.F. et pour meetings, réunions sportives, etc...

RADIO ELECTRO-MECANIQUE

51, Route de Châtillon. - Montrouge (Seine)

5 h. 15 à 5 h. 30 : les Sud-Américains

5 h. 30 à 5 h. 45 : les Sud-Américains transmettent;

5 h. 45 à 6 h. : les Sud-Américains écou-

6 h. à 6 h. 15 : les Sud-Américains transmettent; 6 h. 15 à 6 h. 30 : les Sud-Américains écoutent.

Si une liaison est établie, l'amateur sudaméricain la poursuivra jusqu'à l'heure qui lui conviendra sans se prooccuper de l'ho-

raire ci-dessus.

Les émissions du côté sud-américain referent sur la bande 80 m., 120 m.

Les appels des Argentins se ferent sous la forme suivante : Test Test Test fr CB8 CB8—Test Test Test fr CB8 CB8 CB8, cata an supposent que page avors affaire etc., en supposant que nous ayons affaire à l'amateur argentin CB8.

Sont invités à suivre ces essais non seulement les amateurs émetteurs, mais en-core tous ceux qui s'intéressent aux ondes courtes seulement en ce qui concerne leur réception. Nous faisons particulièrement appel en cette circonstance aux amateurs qui se sont fait inscrire parmi les indicatifs en « R ».

Comme nous l'avons dit plus haut, des essais analogues seront organisés en avril qui est le mois le plus favorable, du côté sud-américain.

Nous avons eu l'occasion cette semaine d'avoir les confidences d'un très haut personnage de la République. La conversation vint sur Pierre Robert et Tronchon. Il nous confia : " Pierre Robert est un convaincu. Ce n'est pas le cas, parait-il de Tronchon ». Et le haut personnage qui prévoit un départ prochain des deu tait en souriant : « Dire que c'est Girardeau qui découvrit autrefois Tronchon pour une fois il n'eut pas la main heu-

La plaque en molybdene était jusqu'ict réservée aux lampes d'émission ; nous aurons sous peu des lampes de réception de ce modèle qui assurent une pureté remarquable et qui peuvent être mieux vidées que les autres par suite des hautes templratures que ce métal rare peut supporter. Ces lampes seront légèrement plus chères mais combien meilleures.

Par suite d'un retard dans la livraison du papier, Les C. 119, par R. Alindret (20 édition) ne paraîtront que le 20 mars. Patience el merci. Réservez-le au cas au vous l'auriez oublié.

Notre collaborateur G. Perroux a été reçu à Agadir (Maroc), le 21 février, force 7 sur deux lampes sans antenne ni terre. Ajoutons que sa puissance ne dépassait pas 50 watts. Bien qu'il appartienne à l' « Antenne » depuis sa fondation, il mérite quand même nos félicitations.

Sommaire

	Market and the second s	
	LES . A-COTES . DU POSTE -	
	par G. Lacroix Page	135
	CHRONIQUE DES AMATEURS	
	EMETTEURS	136
	LA PROPAGANDE PAR	
	L'EXEMPLE	137
100	LE C-119 BIS SUR ALTERNA-	
A STANSON IN	TIF par Frappart	138
į	A TOULOUSE, ON NE CHOME	
NAME AND ADDRESS OF	PAS	139
1	NOTRE COURNIER 139 140 141	142
	PAGE DES GALENEUX-	
1	CHRONIQUE BELGE	
o post	SEMAINE MUSICALE par Mary-	111
j	Jane	175
1		
	DANS LES RADIO-CLUBS 145	
1	TRIBUNE LIBRE	147

On dit que des le départ de Tronchon, nous reverrons les beaux jours du poste de l'Ecole Supérieure des P.T.T. que l'on reçoit actuellement depuis 300 jusqu'à 3.000 mètres. Cette pauvre Sainte-Thonie doit être bien malheureuse.

La Tour Eiffel va émettre au début de la semaine du 9 mars, chaque soir à 20 heures 30, sur 1.500 mètres.

Evidemment, c'est très intéressant, Eif-fel va transmettre le soir ; mais ce sera sur 1.500 mètres et déjà la presse anglaise trouve que l'on aurait pu choisir une autre longueur d'onde moins voisine de Chelmsford et de Radio-Paris. On vous dira : a Votre appareil n'a pas de sélectivité, » A quoi vous pourriez répondre : « Et ceux qui choisissent ces longueurs d'ondes la? »

Avec toute cette coopération nationale et internationale, si on n'arrive pas à tuer

C'est avec la TRESSANTENNE

La plus puissante antenne d'intérieur connue à ce jour que veus recevrez tous les postes européens en haut-parleur, sans aucune ins-tallation spéciale. — Elle se pose partout ins-tantanément et est vendue dans toutes les bonnes maisons de T.S.F.

Type A. — 12 mètres........... 45 fr. — B. — 15 mètres............. 55 fr.

ARIANE, fabricant 4, rue Fabre-d'Eglantine — PARIS

Le C-119 le véritable Le C-119 bis

et les pièces détachées pour les construire ne doivent être achetées qu'à

LA RADIOPHONE NATIONALE

61, rue Damrémont - PARIS



CLIX avec sa combinaison broche-douille réalise le contact électrique le plus ingénieux
et le plus efficace qui ait été inventé.
CLIX populaire dans le monde entier est la
preuve de sa diffusion et de son mérite.
CLIX tient à voire disposition une brochure
décrivant toutes les applications possibles.
CLIX est breveté dans le monde entier.
Demander de suite la liste de nos agences ;
il en reste peu à attribuer.
AUTOVEYORS Ltd

AUTOVEYORS Ltd Radio Engineers, Contractors and Exporters
82-84, Victoria Street, Westminster, Londres
Adresse Télégraphique:
Autoveyor Conditions de vente
Sowest London

Agents pour Paris

Agents Gircana, Chablissessants Linky

Agents Géneraux « Établissements Lipli »
49, Rue Rochehouart, -- PARIS

la radio, c'est que vraiment elle ne mourra jamais.

Les exercices physiques enseignés par radio ont un succès fou aux Etats-Unis, où on dit qu'à 7 heures du matin un million de personnes respirent profondément l'une ou l'autre jambes en l'air.

56 56

Le poste 8BN a été entendu par u3HG, le 16 février dernier, dans des conditions assez spéciales. Par suite du « décès » de la lampe E4 qui équipe d'ordinaire le poste, deux lampes de réception parallèle furent alimentées sous 500 volts alternatif (puissance 8 watts). Ayant entendu le CQ Europe de u1BKR, 8BN lui répondit sans succès. Quinze jours plus tard une carte QSL de u3HG annonçait la réception de f8BN à Baltimore « very QSA », suivant la formule consacrée.

Une nouvelle lampe vient de sortir en Russie. On la dit, elle aussi, scientifiquement révolutionnaire. Les détails manquent, on associe cependant à cette découverte le professeur Lebedinsky et M. Bontsh-Brujewitsh.

Un fait saillant des C-119, par R. Alindret, qui distingue ce livre de la majorité des manuels de T.S.F., c'est qu'il ne com-porte aucune publicité, ni en placards, ni dans la rédaction. Cela marquera une époque.

\$ \$

Nous avons lu dans Excelsior de la semaine dernière : « Le discours que M. Coolidge prononcera devant un appareil microphone pourta être entendu par dixsept milions de citoyens américains. » Pourquoi ce chiffre ; c'est un peu dans le genre de la pince à sucre : cadeau de noce pour 500 personnes. Il n'y a évidemment pas de limite.

Galéneux, achètez le Chercheur E.F., vous m'en direz des nouvelles.

Jusqu'à ces derniers temps, les amateurs tchéco-slovaques n'entendaient que des postes allemands, le poste de Zurich et celui de Radio-Paris lorsqu'il émettait à sa puissance normale.

Il existait bien en Bohème un poste de 1 kw de provenance allemande et de modèle ancien, à Kleby, près de Prague, mais sa modulation était très défectueuse.

Depuis quelques semaines, la Société tchéco-slovaque « Radio-Journal » a commencé des émissions sur un nouveau poste de construction française installé à Stranice, près de Prague.

La modulation de ce poste est d'une finesse et d'une netteté qui permet la diffusion avec une remarquable fidélité des roles vocaux et instrumentaux des pièces

- GROS -- DETAIL -

A. PARENT

242, Fg St-Martin, Paris (10°). Tél. Nord 88.22

Tarif M contre 0 fr. 25 ***************** miens.

Le poste de Stranice réalise les derniers perfectionnements. Il émet sur une longueur d'ondes de 555 mètres (onde la moins brouillée en Tchéco-Slovaquie)

Les résultats obtenus ont déterminé la Tchéco-Slovaquie à étudier un projet d'installation d'un poste à grande puissance à Prague et d'un certain nombre de postes de portée réduite dans les principales villes de Bohème, projet dont la réalisation permettra la réception régulière dans toute l'Europe des manifestations de l'art et de la pensée tchéco-slovaques.

\$ \$

Rappelons à nos lecteurs qu'un avocat à la Cour d'Appel de Paris s'est gracieusement mis à leur disposition pour toutes questions juridiques. Adressez les lettres : Service juridique de l' « Antenne », 53, rue Réaumur, Paris (2°).

Un homme chancelant s'abattait, vendredi dernier, place Vendôme ; conduit à une proche pharamacie, il déclara en re-venant à lui : « l'ai été à la Radiophonique, 38, rue du Mont-Thabor, Paris (1er), essayer leurs C. 119... J'en suis encore tout étourdi... Et Dieu sait si j'en ai vus des C. 119 de tous modèles! »

Le résultat fut que l'agent, le pharmacien, le petit patissier et le ramoneur coururent directement à la Radiophonique.

Sir Oliver Lodge, dans un discours prononcé devant la Radio of Great Britain, a déclaré que le premier détecteur d'ondes était l'œil. La vision est un phénomène photo-électrique.

P. CHAUVET, 38, avenue de la Grande-Armée, et 2, rue de Villaret-Joyeuse, nous fait savoir qu'il a un assortiment complet de GUEULARDS LE LAS et toute la gamme des nouveaux modèles AMPLION. Prix depuis 135 fr. Essais tous les jours.

Les journaux américains remarquent que le speaker du Petit Parisien répète transférés, 61, rue Damrémont (18°).

et permettant en haut-parleur la réception de toutes les stations européennes et la réception au casque des américains.

Si vous désirez vous préparer à l'emploi de radiotélégraphiste (Marine Marchande, Aviation, etc.), ou de Monteur, vous aurez la meilleure garantie de succès et de placement en vous adressant à l'Ecole Pratique de Radioélectricité, 57, rue de Vanves, à Paris (14°), dont la prochaine session de cours du jour ouvre le premier avril prochain.

A Leeds (Angleterre), on compte 28.000 postes licencies pour 112.000 habitants. Un poste par quatre maisons. Cela bat de loin la gloire de Marcigny pour l'automo-

C'est par erreur que le malériel Simplex, 6, rue de la Bourse, Paris, a été indiqué dans notre dernier numéro comme faisant ses remises pendant le mois de février, il fallait lire : pendant le mois de mars.

C'est à cause de la longueur d'onde trop voisine du poste de Cassel (Allemagne) que Radio-Lyon change sa longueur d'onde.

Amateurs, rappelez-vous que la lampe M.S., 9, boulevard Rochechouart, Paris, est la seule maison qui puisse vous garantir les lampes régénérées ordinaires ou Radio Micro, meilleures que des lampes

Employez le rhéo-micro pour tripler la durée de vos lampes Radio-Micro.

Pour la Belgique ,s'adresser à M. Hobson, 224, rue Royale, Bruxelles.

Pour l'Espagne, s'adresser à M. Le-maire, Ayola, 50, à Madrid.

Les Etablissements de la Radiophonie Nationale, directeur Robert Lenier, ancien officier radiotélégraphiste de la marine, ont l'honneur d'informer leur nombreuse clientèle qu'à partir du 8 mars, ils sont

ETABLISSEMENTS ALBERT (INOUVES

INGENIEUR-CONSTRUCTEUR

1, rue Pasteur

Adresse Télégraphique : GINOUVES-JUVISY-s.-ORGE

Spécialité

à subdiviseur,

etc., etc.



Toutes pièces

de T.S.F.

Fabrication soignée

et garantie


détachées

Téléphone JUVISY 56

JUVISY (S.-et-O.) FRANCE Registre de commerce CORBEIL Nº 5768



DEPOSEE

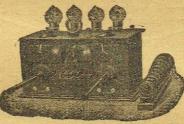

Poste 517 à 1, 2, Jet 4 lampes

Catalogue complet franco. Joindre 0 fr. 50 pour envoi

Fournisseur de l'Etat, de l'Etablissement Radio-Télégraphique Militaire Français, des Compagnies de Chemins de Fer, du Conservatoire National des Arts et Métiers, du Laboratoire Central d'Electricité, de l'Ecole Supérieure d'Electricité.

VENTE A LONG TERME PAR MENSUALITÉS

Dans le but de permettre la diffusion de la Radiophonie en France, je vends en 12 mensualités tous mes Appareils Récepteurs complets en ordre de marche, Renseignements sur demande

ses annonces en anglais. La perfection de son accent laisse d'après eux fort à désirer et provoque, paraît-il, des sourires sur les lèvres anglo-saxonnes... C'est déjà çà! sion.

86 36

Le gouvernement américain déclare que le chifre global des ventes d'appareils de T.S.F. a été en 1923 de 44.176.298 dollars. En 1921, on avait enregistré 9.549.649 dollars. Gageons que 1924 nous étonnera en-

Un nouveau studio pour le superposte de 5 kw. est installé sur le toit du Nicollet Hôtel, à Minneapolis (WCCO).

Trois autres stations de 5 kw. seront bientôt en opération à Zion (WCBD), d San-Antonio (WOAI) et à Pontiac. \$ 56

Nous remercions les très nombreux lecteurs de l'Antenne qui ont bien voulu nous écrire au sujet de notre appareil émetteur récepteur « Artis » (Etablissements Poirier d Saint-Brieuc). Afin de combler les désirs exprimés par nombre d'entre eux, nous les informons que nous leur présenterons prochainement notre appareil R.3. récepteur seulement, couvrant la gamme de longueur d'ondes de 150 à 3.000 mètres La Radiophonie Nationale rappelle aux lecteurs de l'Antenne qu'elle est la réali-satrice du Véritable C. 119 en haute préci-

\$ \$6

La pancarte du Radio-Journal de Luxembourg, 13, rue Joseph-II, dont l'Antenne a parlé dans son numéro du 25 novembre, indiquant les heures d'émission et les longueurs d'onde de chaque poste européen, est adressée franco de port et d'emballage contre un mandat international de 3 francs 50 pour tous pays (francs français). Le Radio-Journal demande des concessionnaires exclusifs pour tous pays et offre la pancarte aux Ralio-Clubs à un prix spécial. Les sans-filistes qui ont adressé un montant insuffisant sont priés de le compléter par limbres-postes.

L'affranchissement des lettres pour le Luxembourg est de 25 centimes et non de

Etabl. RADIO, R.C., Const^{rs}

2, rue Belgrand, LEVALLOIS-PERRET Spécialité de Condensateurs variables 1/1000 ordinaire, 31,50; subdiv., 44 fr. Rhéostats de chauffage ordin.: 6,75 Remise aux Constructeurs et Revendeurs



UN RECORD DE 8DY

M. Restout 8DY continuant ses essais sur des ondes courtes à puissance très ré-duite a réussi le 22 février un exploit remarquable. Avec un émetteur équipé avec 4 lampes micro sans aucune tension plaque indépendante de la tension filament, les si-gnaux ont pu être entendus à 6 kilomètres par M. Gouy 8CY. Ces essais ont été faits en présence de M. Beaumont, ingénieur (8GH).

Le même émetteur avec 12 volts plaque a réussi la liaison Rouen-Genève (9BR). 9BR accusait r3.

Ces essais d'un intérêt scientifique indéniable constituent sans aucun doute le record du genre.

Nos lecteurs se joindront à nous pour fé-liciter M. Restout de ces splendides perfor-


Ecoutez la Tour mercredi 11 mars sur 1.500 mètres. Vous entendrez, de 20 h. 30 à 21 h. 55, le premier radio - concert organisé par les « Amis de la Tour » et à leurs frais.

ବିବିବିତ୍ୟର ବିତ୍ୟର ବିତ



EST EN VENTE PARTOUT DEPUIS LE 1" MARS

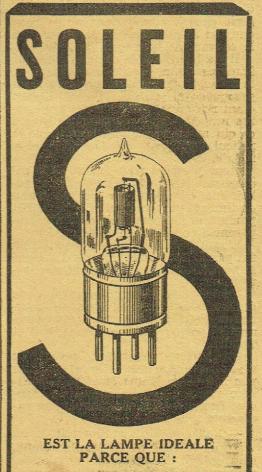ବିଶ୍ୱର୍ଷ ବ୍ରତ୍ୟର୍ତ୍ତ ବ୍ରତ୍ୟର ବ୍ୟତ୍ୟର ବ୍ୟତ



A la plus grande amplification, Assure par sa plaque de molyhdene la plus grande pureté, A la plus grande durée.

Est la plus petite. Est la plus élégante.

Est toujours de qualité égale,

89996666

Exigez-la chez votre fournisseur le 5 avril

RADIO-PLA

39, Rue Lafayette - PARIS (Opéra)

TOUT CE QUI CONCERNE LA T.S.F. ET ACCESSOIRES

Rayon spécial pour la vente et la démonstration des appareils VITUS

ACCESSOIRES DYNA

Catalogue d'appareils, 1 fr. 50 ; franco, 1 fr. 75 remboursable Catalogue d'accessoires, 1 fr. 25 ; franco, 1 fr. 50 remboursable

es à-côtés du poste

(Suite et fin)

Le brillant de l'ébonite. - Bien des amateurs, soucieux de la bonne présentation de leur appareil, se trouvent gênés après une coupe à leur ébonite. C'est en vain qu'ils essaient de polir, mais sans trop y parvenir et au prix de bien des efforts. Voici une façon de faire fort simple qu'ils pourront utiliser. Après avoir débité leurs planches d'ébonite aux dimensions voulues, soit à l'aide d'une scie à métaux, soit à l'aide d'une fine scie à bois; ils dresseront la coupe à la lime. Pour faire ce travail avec précision il est bon d'utiliser deux réglettes de fer que l'on applique des deux côtés de l'ébonite et que l'on serre d'une part dans un étaux, d'autre part dans un deux à main étau à main

Ces réglettes étant rigides, on n'aura plus qu'à limer, réduisant l'ébonite à l'effleurement. Nous signalons en passant que cette précaution est excellente, même pour la coupe, car on empêche les vibrations se traduisant par des fêlures le plus souvent et on opère avec plus de précision si l'on n'est pas bien habile. Donc notre ébonite a été coupée et limée. Si la lime est fine, l'ébonite aura un joli aspect uni, mais mat. Pour lui donner le brillant, l'idéal serait de frotter vigoureusement avec du caoutde frotter vigoureusement avec du caoutchouc ou un bouchon de liège, mais ceci rest très long. On peut s'en dispenser en utilisant un vernis à l'alcool, blond très clair. Une seule couche suffit dès que le vernis est sec, l'ébonite a l'aspect brillant. Ce procédé est très suffisant, car les par-ties ainsi apprêtées ne sont soumises à au-cun frottement, étant donné qu'il s'agit de petites faces protégées par le bois du cof-

Conserver les pièces polies. — On peut appliquer ce même procédé aux pièces po-

RADIO - OPERA

OF RUE DES PYRAMIDES PARIS (AVORERA)

2 postes en Les petites et grandes ondes avec puissance maximum ... Facilité de réglage inconnue jusqu'ici

Construisez vous-même votre Poste!

POSTES EN PIECES DÉTACHÉES

faciles à construire soi-même 00

POSTE C. 119 BIS A RESONANCE

357. »

CONDENSATEURS

VARIABLES

FRANCK

397.

- Catalogue radio: 0 fr. 75

450.

sur billes

Envoi du caraloque

franco sur demande

Etable FRANCK FRERES

3 Puedes Ursulines

SAINT DENIS Téléphone:119

319.

Modèle à vernier monte

En vente chez tous les

Notice: 0 fr. 25 -

Etablissements fondés en 1899

Les meilleurs postes

sont les

RADIO-OPERA

Fabrication Ducretet

4 lampes 990 fr.

00

SUR DEMANDE

Demander notre

dernier modèle 3 1.

lies, par exemple les équerres, les plaquet-tes gravées, les cadrans en cuivre, etc. Pour que ces pièces conservent leur poli, il suffit de leur passer une légère couche de ver-nis blond. Ceci a en outre l'avantage dans ce cas de leur donner une couleur d'or qui ressemble à de la dorure et d'une présen-tation parfaite. Il faut cependant, avant d'appliquer le vernis, prendre des d'appliquer le vernis, prendre des précau-tions, bien nettoyer la pièce, donner un éclat aussi parfait que possible et surtout essuyer autant qu'il est possible, de façon à ne pas inclure sous le vernis du liquide ayant servi au nettoyage, car la couche protectrice ne serait pas solide et la so-lution continuant son action oxyderait le cuivre, ce qui irait à l'encontre du but cher-

Ché.

Transformer un poste pour micro. —
Voici une question qui apparaît comme
l'une des plus banales, transformer un
poste pour l'emploi des lampes radio-micro? C'est fort simple. Il suffit de la mettre en place et d'utiliser un rhéostat plus
résistant. Pour quelqu'un d'habitué, c'est
évidemment cela, mais il est de nombreux
amateurs qui bien qu'avant mis un rhéosamateurs qui bien qu'ayant mis un rhéostat puissant pousseraient trop le chauffage et auraient rapidement usé leurs lampes. C'est pour ceux-là que nous donnons quel-ques précautions à prendre. Cela s'applique d'ailleurs même aux plus habiles. Pour notre compte, c'est grâce au dispositif que nous allons décrire que nous avons depuis plus de six mois 4 lampes radio-micro en service sans qu'aucune d'elle n'ait « lâché ».

Lorsqu'on yeut adapter un poste à l'em-ploi des lampes radio-micro, il faut acheter en même temps que les lampes nécessaires un voltimètre 6,6 volts. Cet appareil n'est pas très cher (une vingtaine de francs) et indispensable oour ainsi dire, et un rhéos-tat ayant une résistance de 30 ohms lors-u'il est à son maximum. On effectivement qu'il est à son maximum. On effectuera le montage suivent le schéma ci-contre. On voit aisément que le voltmètre donnera le voltage aux douilles des lampes (la résistance des fils de liaison étant négligeable et ce voltmètre ne fonctionnera que lorsque les lampes seront allumées.

On pourra donc par ce dispositif se rendre compte à chaque instant du voltage ap-pliqué au filament et ainsi ne pas dépas-ser la tension critique de 3 volts 8. Si déjà se trouvait sur le poste un rhéostat pour se trouvait sur le poste un rheostat pour lampe ordinaire, on le laissera (montant le second rhéostat à l'extérieur). Sa résistance étant de 1 ou 2 ohms au maximum, sa présence ne gênera pas, au contraire, il jouera le rôle de vernier. La tension indiquée par la relativation pas sava alors pas très précises le voltmètre ne sera alors pas très précise puisqu'on sera au-dessous de la vérité, mais pas beaucoup, quelques dizièmes seulement, et il vaut mieux être au-dessous qu'au-des-sus. Enfin, avec de dispositif on pourra utiliser sans crainte piles ou accus puisqu'on pourra se rendre compte du voltage pris par les lampes. Si on utilise un poste ayant 4 ou 5 lampes et que le chauffage soit as-suré par des piles, il sera bon de pouvoir mettre hors-circuit le voltmètre par un interrupteur. Car les voltmètres de tableaux, type courant, consomment 1/10 d'ampère environ.

Maintenant, pour terminer, nous allons décrire un dispositif permettant de faire de bien meilleur haut-parleur avec un poste déterminé que sans ce dispositif. Nous avons eu déjà l'occasion de le signaler dans l'un des précédents puméres de l'Antenne. l'un des précédents numéros de l'Antenne. Ce dispositif consiste à augmenter l'intensité du courant-plaque de la dernière lampe du récepteur, ceci en diminuant la résistance filament-plaque de ce circuit. Cette augmentation d'intensité se traduit dans le haut-parleur par un renforcement du son, la musique et les paroles reproduites ont alors plus de volume. Cette augmenta-tion est très notable et mérite d'être rete-

Pour diminuer cette résistance filament plaque, on associera en parallèle deux lampes de réception. Chaque lampe travaillera comme si elle était seule, mais le courant plaque qui traversera le haut-parleur aura pour intensité la somme des intensités des courants plaque de chacune des lampes. Pour avoir le maximum de rendement, il

est bon d'essayer les lampes à monter en parallèle et de conserver évidemment celles qui ont donné le meilleur résultat.

Nous rappelons que pour monter deux lampes en parallèle, il faut disposer quatre braches qui l'adentence de la ville. broches qui s'adapterons dans les douilles de la dernière lampe du poste, les monter

VOUS SEREZ ECONOMES En achetant le seul appareil parlait pour charge d'accus

1er Prix au Concours Lépine 1924

Débit : 5 ampères



Garantie absolue

Durée illimitée

Complet avec ampéremètre et rhéostat : 425 fr.

ERNET, 44, rue du Château-d'Eau, Paris

les douilles de support des deux lampes. On réunira ensuite la broche plaque aux deux douilles plaque, la broche grille aux deux douilles grilles et chacune des broches filaments aux deux douilles filament qui lui correspondent. Les deux lampes montées ainsi sont dites lampes en « parallèle ».

Nous ne saurions assez recommander ce dispositif qui est un moyen d'augmenter le rendement d'un poste sans toutefois ne pas nuire à la netteté, ce qui est la règle innuire à la nettete, co qui verse des amplificateurs.

Gaston LACROIX.

Encore des accus pour tension-plaque

Messieurs,

rivez des petits carrés-rectangles et disposés comme l'indique la figure, les parties à river étant hachurées.

Les petits éléments rivés auront, bien en-tendu la même épaisseur que la profondeur du fer à U, le tout dressé à la lime. Mettre par-dessus un couvercle constitué par une plaque de tôle noire, le tout placé verticalement, serré par les mâchoires de l'étaupince ou serre-joints.


Fondre le plomb (déchets de vieux tuyaux) et le couler par la partie ouverte (plomb bien chaud et bien liquide (chauffer le moule avant la coulée) ; démouler et sectionner la masselotte en A. Pour faciliter la démoule et le chaute et le et le démoulage, il est bon de bisauter très légèrement tous les éléments rivés ainsi que les bords intérieurs de l'U.


La plaquette grille en plomb obtenue est figurée par le blanc de la figure.

Inciser les bords intérieurs des carrés

Messieurs,
Bien des amateurs hésitent à construire une batterie de 80 volts.
Les raisons invoquées sont les suivantes:
Accus Plante, formation lente et longue, ne tiennent pas la charge; accus à oxyde, rapports difficiles à exécuter; prix du plomb

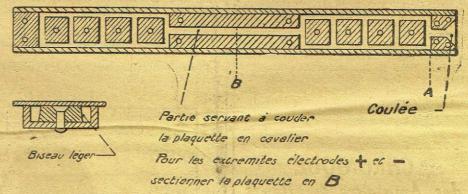Inciser les bords interieurs des carres avec un couteau ou une petite rape de façon à obtenir un biseau très obtus.
Emplir les alvéoles par une pâte assez dure, bien homogène (comprimer et bien lisser). Cette pâte sera faite avec du minium de plomb et de l'acide sulfurique concentré (procédé déjà indiqué dans l'Antenne). Laisser sécher deux à trois jours.



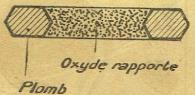

laminé élevé, métal difficile à travailler

proprement, etc., etc., perte de métal.
Voici une façon pratique d'exécuter un moule appelé en fonderic coquille qui, une fois réalisé, permet d'en faire profiter tous ses amis après avoir coulé les 40 plaques nécessaires à un accu de 80 (ici pas de perte

Dans un fer à U de dimensions convenable et de quatre millimètres de profondeur

(後期間限制型的開展的影響的影響器問題與新聞問題或者用意識問題過過

Remplir les bacs d'acide faible à 8 ou 10 B. Charger à faible régime (très faible) 15 à 20 milliampères. Après quelques jours d'usa-ge remplacer l'acide à 10 par de l'acide à 22. Charger ensuite au 1/10 de capacité.

Une batterie ainsi construite alimente un poste à 4 lampes pendant plus d'un mois sans recharge.

Veuillez agréer mes salutations empres-

Pharmacien de 1re classe, chef de laboratoire. P.S. — Précautions à prendre, disposition des éléments, etc., ont déjà été indiquées maintes fois dans l'Antenne.

MISE AU POINT

L'Association Générale des Auditeurs de T.S.F. a répondu la lettre suivante à celle qui lui avait été envoyée par le Syndicat Professionnel des Industries Radioélectri-

Monsieur le Président,

Nous enregistrons avec plaisir l'assurance que le Syndicat que vous présidez se tient au-dessus des polémiques actuelles. Nous voudrions être persuadés que vous réprouvez les attaques qui visent notre groupement. Vous conviendrez facilement, que nous avons rendu quelques services à la radienhais en cénéral et aux constructeurs diophonie, en général, et aux constructeurs, en particulier. Ceux-ci, d'ailieurs, nous ont donné, individuellement, la r'euve qu'ils nous en avaient de la reconnaissance.

Il nous plaît d'apprendre que le Syndicat qui eut toutes nos sympathies dès sa formation, ne se laisse pas influencer par certaines critiques injustfiées visant notre association; nous avons répondu à ces critiques



LE RECORD MONDIAL de Réception

sur Galène

avec le POSTE L.G.

livré avec 6 selfs amovibles

Prix: 145 fr. -:- Franco 155 fr. DEMANDER LA NOTICE B

Etab. L. GUILLION, 39, rue Lhomond, Paris-Ye THE STATE OF THE PERSON ASSESSMENT ASSESSMEN

HAUT-PARLEUR « FOREHAUT » Demandez notre dernier modèle puissant, net et d'une construction irréprochable


G. ARTHUR

CONSTRUCTEUR
84, faubourg Saint-Denis, PARIS
Nord 03.04

ELECTRA ENTREPRISE

C. 119 bis, détectrice à réaction montés ou en pièces détachées LES MIEUX FAITS, LES MOINS CHERS Conditions aux Revendeurs

La Lampe qui parle

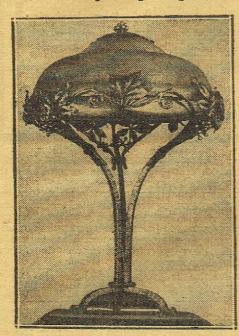

Haut-parleur LUMIERE, forme lampe Demander la notice T aux

Etablissements GAUMONT 57, rue Saint-Roch, PARIS

dont la source et les raisons apparaissent très nettement.

L'offre qui nous fut faite d'utiliser gra-tuitement la station Radio-Paris émanait de la Compagnie française de Radiophonie qui nous a laissé ignorer qu'elle agissait à l'instigation du Syndicat. Nos statuts s'opposent à ce que nous fassions usage d'une station commerciale, mais l'eussions-nous fait, que celle-ci aurait retiré de notre collaboration des avantages appréciables dont, d'ailleurs, nous ne faisons point état.

Dans l'espoir que nos appels réitérés à la concorde auront été entendus de tous, nous vous prions d'agréer, monsieur le Président, l'assurance de nos sentiments très distin-

Le Président.

CHRONIQUE des Amateurs émetteurs

M. J.-L. Ménars nous annonce avoir pu m. 3.-12. Menars hous annonce avon pur réaliser liaison bilatérale avec le poste BAJ situé dans l'Ile Bornéo. Cette station a déjà reçu plusieurs européens dont 8BF. M. Ménars a pu dans la même matinée converser avec Américains en travaillant sur antenne intérieure (fil de 20 m. au rez-de-chaussée).

Nous tenons à la disposition des intéressés les cartes suivantes :

Une carte de i 1AA pour SRMP. Une carte de u 3XAQ pour 8SSC. Une carte de f 8HSG pour 8UD.

YZ est le Fort d'Issy. Il travaille sur on-des inférieures à 100 mètres et invite les amateurs à lui donner QSL en un anglais réjouissant.

Voici les heures de travail de SLLL: Lundi, mardi, mercredi, jeudi: 20 h. à 20 h. 30; Jeudi: de 22 h. 30 à 23 h.; Samedi: 22 h. 30 à 23 h.

La station 8ZC (Midi de la France) transmet tous les soirs sur QRH 90 m. 8ZC utilise trois lampes de 20 watts sur lesquelles il applique 2.000 volts alternatif 50 périodes. Montage Revensed Indirect. Antenne un fil 20 mètres. Les émissions sont re-cues QSA en Angleterre, Algérie, Belgique, Hellande, Italie et Yougoslavie.

8ZC signale n'avoir constaté aucun phénomène extraordinaire en utilisant 2.000 volts sur des lampes 20 watts.

La phonie de f8NS est reçue R7-8 sur une lampe à Malaga (Espagne). Onde 91 mètres, puissance 50 watts.

Le poste SALG situé en Afrique du Nord a pu réaliser une liaison avec le poste fin-

EMISSION — RECEPTION

CHENEY & MARTIN

Constructeurs 44, rue de Sèze, 44 LYON

Leurs postes sont les plus simples, les plus sérieusement étudiés

Demandez le . Claravox » pour purifier votre réception

landais 2NM en utilisant seulement 5 watts alimentation, Liaison établie également avec GHH (Mossoul) avec 280 volts plaque, alternatif non redressé.

POSTES ENTENDUS

Indicatifs entendus par M. A. Planès-Py, 1, rue du Cheval-Vert, à Montpellier, sur détectrice à primaire apériodique.

Antenne 1 fil 80 mètres, du 21 février

au 3 mars.

Français. — 8SSU — 8YW — 8NO —
8TK — 8CPP — 8CBA — 8PL — 8BAL —
8JBL — 8QG — 8cx (phonie modulation remarquable) — 8AG — 8HSG — 8RLH —
8PS — 8ZC — 80B — 8AY — 8ALG —
8RIC — 8PC — 8YY — 8SO — 8HGV —
8MIM — 8SG — 8QP.

Anglais. — 5LS — 2MQ — 2EX — 6TD —
2RK — 6YY — 6NF.
Hollandais. — QRE — QII — QBQ.
Belges. — Pz — 4BC.
Italiens. — 1AM — 1CF.
Suisses. — 9BR — 9BA.

Indicatifs européens entendus par R049 pendant janvier:

Prançais. — 8CS — 8BI — 8GI — 8HS — 8SSV — 8AU — 8IM — 8SG — 8SSU — 8MJ — 8DI — 8FC — 8FP — 8AB — 8DP — 8FV — 8TK — 8RO — 8LLO — 8DL — 8NA — 8MOM — 8DCU — 8SSC — 8HG — 8TO — 86N — 8WI — 8DC — 8SM — 8WZ — 8GP — 8BN — 8WAL — 86M — 8BF — 8II — 8HSM — 8éV — 8FG — 8PS — 8NS — 8SSB — 8FJ — 8GG — 8PL — 8JBL — 8éU — 8CK — 8DE — 8BAL.

Hollandais. — Oge — Onl — Oba — Oms — Oii — Oab — Orx — Ore — Oll.

Anglais. — 2OD — 2BN — 2AF — 2KW — 2BZ — 2VS — 6RY — 5LS.

Italiens. — 1CB — 1AM — 3AF — 3MB, Suisses. — 9AA — 9AB — 9AD — 9LA.

Belges. — 4AF — 4AU — 1CF.

Finlandais. — 7ZM.

Cartes QSL seront très appréciées, il y sera toujours répondu pour « reports » sur déconts.

toujours répondu pour « reports » sur

Jean JOLLY, 105, rue Lesage, Reims.

Postes entendus sur petites ondes par M. J. Garat (Saint-Mandé), sur détectrice

Un Montage Superpuissant d'Emission

L'émission sur ondes de 80 à 100 mètres est à la mode actuellement. Il ne se passe en effet de jours sans qu'on ne vous signale quelque nouvel exploit de tel émetteur employant ces ondes.

Nous avons donc pensé faire plaisir aux Nous avoits donc perise faire plaisif dux lecteurs de l'Antenne en leur décrivant un nouveau montage d'émission utilisant ces ondes, et qui a obtenu des résultats qu'on peut qualifier, à juste titre, de merveilleux. Nous n'en citerons qu'un, le plus intéressant : Sur onde de 90 mètres avec une seule lampe de 50 watts et 400 volts à la plaque

réception de ce poste en Amérique.


Avant de décrire le poste proprement dit, nous allons dire quelques mots sur l'an-

Celle-ci sera faite en fil le plus gros pos-sible; elle comprendra 4 fils disposés en prisme, longueur 8 mètres, diamètre 1 mètre. La descente, aussi courte que possible, sera faite en fil à forte section.

Le contrepoids sera composé de 2 fils parallèles à l'antenne; ses dimensions devront toujours, en longueur comme en largeur, être plus grandes que celles de l'antenne Nouveauté sensationnelle

TRANSFORMEZ VOS PHONOGRAPHES EN HAUT-PARLEURS

en utilisant nos

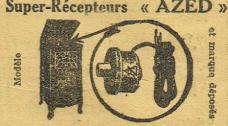

Remplacez le Diaphragme de vetre Phono par notre Super-Récepteur « AZED ». Vous aurez ainsi un HAUT-PARLEUR puissant, clair et net.

Prix, complet : 75 francs PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES aux meilleurs prix


COMPTOIR MODERNE

61, Rue La-Boétie :: PARIS (8º)

(dans la cour à droite)

Téléph.: Elysées 84-88 :: R. C. Seine 252.947

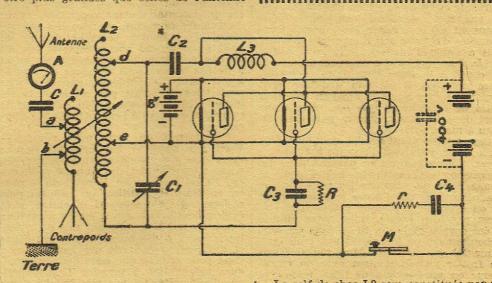Compte chèques postaux : N° 503-96 Paris (dans la cour à droite)
Téléph.: Elysées 84-88 :: R. C. Seine 252.947
Compte chèques postaux : N° 603-96 Paris



Le petit bonhomme à la grosse voix. "Dinkie" est un merveilleux haut parleur Malgré sa petitesse, il possède une voix prodigieuse et quoique d'une très grande valeur il est offert à un prix très bas. Reproduction fidèle de la musique, des Le Haut Parleur STERLING TELEPHONE & FLECTRIC CO., LTD. TOTTENHAM COURT ROAD. ::; LONDRES, ANGLETERRE. ::: ::: Envoi sur demande de tous renseignements concernant la série complète des appareiles de T.S.F. "Sterling."

Grid Leak (terre : le gaz; antenne intérieure | 1 fil de 3 mm.), les 28, 29, 31 janvier et 1er,

Les postes sont cités dans l'ordre de l'écoute.

Français. — 8SSU — 8KK — 8CT — 8AB (???) — 8BA — 8TK — 8FJ — 8RGT — 8GL — 8NS — 8RQZ — 0CDJ — 8WAL — 8RLH — 8WU — 8GK — 8DKV — 80K — 8PL — 86U — 8FK — 8QG — 8FSF — 10KZ — 8ZC — 8GG — 8MJM — fl (115) — 8RG — 8JBL — 8SG — 8BAL — 8GL (phonie) — 8FV — 8FLJ — 8GI — 8CT — 8MAR — 8SSG — 86é — 8BV — 8ML — 80M 8II — 8DL — 8HD — 8FF — 8AG — 8GP — 8CPP — 8UT — 8UU — 8TH. -8UT - 8UU - 8TH.

Belges. - 4ALS - 1CF - W2 - K2 -

Anglais. — 2VL — 2CC — 2FM — 2WY — 2NM — 2TF — 2HQ — 2WU — 2JU — 2FU — 2SZ — 2LZ — 5OK — 5UQ — 5MO — 5RZ — 5GS — 5LS — 5QV — 5ID — 6GH — 6NF — 6TD — 6UV.

Hollandais. — N.S.F. (hilversum — 29) — oMS — oBQ — oBA — oNL — oLL — oGC — PC1 — oXF.

Suède. - SMPL - SMXV.

Tunisie. - OCTU.

Danemark. — OCTO.

Danemark. — TBN.
Allemagne. — XOX (qsa !).
Suisse. — 9LA — 9BR.
Luxembourg. — 1 — oAA.
Italiens. — 1KX — 1FP — 1AM — 1FM —
1MT — 3RM — 3DD — iDO.
Finlandais. — 1NA — 2NCB — 2NN —
3NB (?) — 5NQ.
Américains. — 61 indicatifs différents

Américains. — 61 indicatifs différents. Canadiens. — 3NF — 2AZ. Divers. — 9AB — cs 0K1 — POX — RRP. Soit 179 postes en 5 écoutes.

elle-même. On le disposera à mi-hauteur, entre l'antenne et la terre.

La prise de terre pourra être formée par un réseau de fil de cuivre ordinaire de 10 à 20/10° de diamètre, enterré dans le sol à une profondeur de 50 cm. environ et relié d'une part à la distribution d'eau de la ville, et d'autre part au poste. La figure 1 représente le schéma du poste

On voit en L1 la self formant avec l'ampéremètre A et le condensateur C le circuit antenne-terre. Cette self enroulée sur un tube de carton de 12 cm. de diamètre comprendra 8 spires de fil 40/10° nu, espa-cées de 1 cm. Les prises A pourront être faites sur une spire quelconque, à l'aide d'un fil souple soudé à une mâchoire en

En série avec l'antenne sera monté d'une part un ampéremètre thermique A donnant l'intensité à la base de l'antenne. La self L2 enroulée sur un tube de car-

ton de 10 cm. de diamètre sera constituée par 25 spires de fil 25/10° nu, espacées de 1 cm. également, les prises d et e seront faites de la même façon que pour a et b.

La capacité variable C1 se composera d'un condensateur de 0.5/1.000 microfarad à diélectrique liquide (pétrole). Vu le coefficient inducteur spécifique du pétrole (2 et 2,25), ce condensateur devra avoir 2 fois moins de plaques qu'un condensateur de même capacité à diélectrique air.

Le condensateur C2 aura une capacité de 2/1.000 de microfarad et sera obligatoire-ment à diélectrique mica ou mieux à air.

Le condensateur shunté de grille aura une capacité de 0,35/1.000 et la résistance 6

La self de choc L3 sera constituée par un nid d'abeilles de 500 spires.

La manipulation, comme on le voit, sera faite sur la haute tension, afin d'éviter la formation de petits arcs aux contacts, lorsque l'on coupe la haute tension, il a été placé en dérivation sur la coupure, un circuit composé d'une résistance d'une centaine d'ohms R non inductive et d'une capacité C4 de 1/1.000 microfarad capable de tenir au moins le double de la tension pla-

Si l'alimentation de ce poste se fait au moyen du courant alternatif redressé, il sera bon de brancher aux bornes de la haute tension un condensateur filtre de 1 microfarad (ce condensateur est figuré en pointillé sur le schéma).

Le montage se fera sur une planche de bois très sec, ou mieux sur une plaque de marbre, le condensateur variable et les lampes seront seuls montés sur ébonite.


lampes seront seuls montés sur ébonite.

Les connections seront faites en fil 12/10 nu, elles seront aussi courtes et aussi directes que possible.

Pour terminer, un dernier conseil: lorsque vous voulez retoucher au réglage du circuit oscillant, coupez chaque fois la haute tension, et si l'alimentation se fait par courant alternatif redressé, n'oubliez pas, après avoir coupé le courant de décharger les condensateurs du filtre, au moyen d'une tige métallique munie d'un manche isolant; cette décharge étant très brutale, nous conseillons de la faire passer auparavant dans une résistance selfique, ce qui garantira les condensateurs d'une usure prématurée.

prématurée.

Edouard DUFOUR.

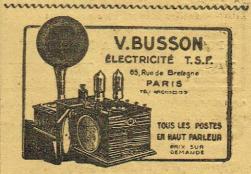

Première Maison ayant monté en série

Le C. 119 Persectionné

Voir maintenant son C. 119 Bis

Le Kenotron reste toujours

le meilleur poste à résonance Agents demandés Paris et Province

22, Rue Julie - PARIS (149)

AVANT VOS ACHATS! consultez le catalogue de la plus importante Maison Française d'ACCESSOIRES de PRECISION Grands choix aux meilleurs prix EXTRAIT DU CATALOGUE Deux Accessoires bien compris : RHEOSTAT VEKKER VARIOMETRE 80 ohms, pour lampes RADIO MICRO ou une lampe ordinaire pour longueur d'ondes de 150 à 500 mêtres, 75 m/m support disque 5 fr. 11.50 Notre CATALOGUE est envoyé à toute demande accompagnée de 0 fr. 75, adressée à

LA PROPAGANDE PAR L'EXEMPLE

A. BONNEFONT

Constructeur

PARIS - 9, Rue Gassendi - PARIS

Je ne crois pas qu'il soit inutile d'agiter de temps en temps, devant l'opinion, la question de son éducation scientifique et de la porter vers la T.S.F., non pas par la réclame tapageuse ou le mirage de résultats fameux, mais par la persuasion d'une étude facile et d'expériences concrètes et concluan-

Il existe encore, malgré le nombre imposant des licences accordées, une masse dont le niveau intellectuel n'est pas au-dessous de ce large horizon qu'est la T.S.F. Pour-quoi tant de gens, dont les occupations professionnelles laissent quelque répit, restent-

ETAB. MARCO-RADIO ZINCQ & BEAUGNIER

1, rue Moret, PARIS (11°)

Postes d'après devis. Postes à lampes en tous genres. Pièces détachées. — Gros — Détail

ils à l'écart? Pourquoi négligent-ils ou lisent-ils distraitement la chronique sans-filiste de la 4' page? On aurait tort, je crois, de s'arrêter à l'argument vie chère. Toute bonne distraction, saine et intelligen-te, depuis la photo jusqu'aux sports multiples de notre ère spartiate, s'accommode mal d'un tempérament économe. Du moins, si on économise, on ne lésine pas, aux heures de loisir. A ce sujet, ouvrons une parenthèse pour rendre hommage à ceux qui, di-minuant le prix de l'heure d'écoute par le perfectionnement des produits consomma-bles, démocratisent la radio, en la mettant à la portée des petites bourses. Je m'empresse d'ajouter que je serai moins prodigue d'éloges à l'égard de certaines firmes qui, sous prétexte de changements qui se bor-nent souvent à des effets d'ébénisterie, haussent leurs prix dans des proportions hon-

Il faut que les petites maisons aient le courage de concurrencer par le prix et la qualité ces singuliers propagandistes. Il faut prouver au public que la T.S.F. n'est pas un privilège de la fortune et qu'elle s'accommode mieux de bonne volonté que de

Une raison plus sérieuse a retenu le cu-rieux, le petit lettré, dirais-je, pour mieux peindre mon homme : c'est le fossé imagi-

୭୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫



naire qu'il a creusé entre cette science et lui. Au cours de mes changements de résidence lorsque mon installation faite je priais quel que voisin de venir « écouter la T.S.F. », je recevais invariablement, sur un ton de confidence, cette parole de résignation qui ressemblait à une excuse : « C'est vraiment incroyable, mais ce n'est pas le premier venu qui peut monter cela! »

« Le premier venu »: dans ces trois mots y avait plus l'aveu d'une impuissance que le respect d'une supériorité. Il appartient donc à tout amateur sérieux de prévenir dans son entourage ce préjugé qui en-trave la vulgarisation. L'apprentissage de la radio n'exige pas un certificat de technicité pour garantir le succès. Le propre de l'amateur, c'est justement de dépasser dans ses loisirs le cadre de sa profession. A défaut d'autres divinités, Larousse est avec moi. La démonstration en est faite chaque jour dans le domaine des galéneux et celui des ondes

Je reconnais qu'avant l'avènement de I' « Antenne» et de quelques autres mo-destes périodiques, il fallait un certain cou-rage pour faire de la T.S.F. aux heures perdues. Seules, de brillantes revues pu-bliaient, à l'usage d'un public choisi, de ténébreuses théories échafaudées à grand renfort de hiéroglyphes grees. La T.S.F. pre-nat aux yeux du profane une figure rébar-bative qui éloignait les hésitants. Peut-être voulait-on réserver aux prêtres de la religion nouvelle le bénéfice des miracles. Toujours est-il certain qu'on écartait de la table les estomacs fragiles qui redoutent les plats

Maintenant, les temps sont changés. De simples curieux ont prouvé, une fois de plus, que la science procède beaucoup plus par tâtonnements que par théories chiffrées. Des journaux, comme celui-ci, sont nés de l'idée, et aujourd'hui (le temps va trop vite pour « détruire ce qui se fait sans lui »), on a hardiment porté la question sur un autre terrain. On s'est demandé s'il n'était possible d'orienter, des l'école, la saine curiosité de l'enfant vers la T.S.F. Pour une fois, vous permettrez à mon optimisme de tiédir; on ne peut guère forcer chez le petit homme les possibilités de la mémoire et du jugement; pour chaque an-née de l'enfance, comme de toute l'existence

çant leur service de propagande. Ils gagneront ainsi d'excellents agents de recrutement et mériteront davantage de la T.S.F Leur cohésion ne doit pas être seulement une défense d'intérêt; il faut qu'elle ait surtout une valeur pédagogique d'expan-

Faisons de la T.S.F. une nourriture nationale.

Robert PERROCHON, Intsituteur.

L'Utilisation des redresseurs de courant pour la recharge des accumulateurs

Il a paru dans la presse radioélectrique plusieurs articles tendant à discréditer l'emploi des redresseurs à lame vibrante; ces critiques qui ont pu être justifiées à leur époque sont actuellement sans aucun fondement, et il existe sur le marché des ap-pareils de ce genre susceptibles de donner entière satisfaction.

Le redresseur Simplex a été créé pour l'amateur, chez lui. Il a donc fallu: 1° Rendre son fonctionnement aussi silencieux que possible; 2º Lui donner une grande stabilité de marche, même sur les réscaux à tension variable et rendre son réglage aisé; 3° Atteindre un haut rendement afin de diminuer le prix des recharges d'accus; 4° Etablir automatiquement les connexions nécessaires pour la charge de toutes batte-ries de 40 et 80 volts, comme de 4 ou 6 volts; 5° Rendre son prix abordable à la généralité en simplifiant à l'extrême, sans nuire à la robustesse, et en mettant l'appareil en vente par éléments séparés. Etudié au laboratoire pendant plusieurs mois, il n'a été mis sur le marché qu'après

une mise au point parfaite: actuellement c'est un appareil d'un usage pratique et sûr. Principe de l'appareil. — C'est un redresseur à palette vibrante polarisée. Un mor-

SUPPORT DE SELFS INDISPENSABLE DANS TOUS LES MONTAGES SOIGNÉS A RÉACTION En cente dans toutes les bonnes maisons de T.S.F. RIBET & DESJARDINS 19, Rue des Usines, à PARIS-xve Demander la notice illustrée : "L'UTILISATION DES FICHES ET DES JACKS EN T.S.F." MMMMMM ENVOYÉE FRANCO MINIMUM

se désaimanter, comme ce serait le cas pour une mince palette aimantée soumise à l'actrop violent pour elle; 2° Le contact au lieu d'être disposé directement sur la palette est fixé sur un pétit ressort, dont la course est

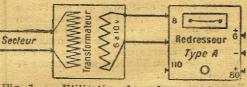


Fig. 1. - Utilisation du redresseur dans le cas d'un transformateur

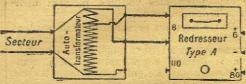


Fig. 2. - Utilisation du redresseur dans le cas d'un auto-transformateur

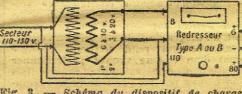


Schéma du dispositif de charge d'une batterie de 80v

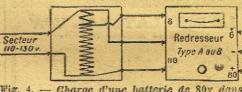


Fig. 4. — Charge d'une batterie de 80v dans le cas d'un auto-transformateur


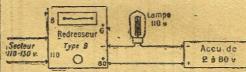


Fig. 5. — Utilisation d'un redresseur type B directement sur le secteur

limitée par une butée. Grâce à ces deux ar-tifices, la rupture a lieu continuellement au bon moment, et aucune étincelle n'apparaît aux contacts qui durent ainsi indéfiniment. Un autre avantage de cette disposition, c'est que la vibration se fait presque sans

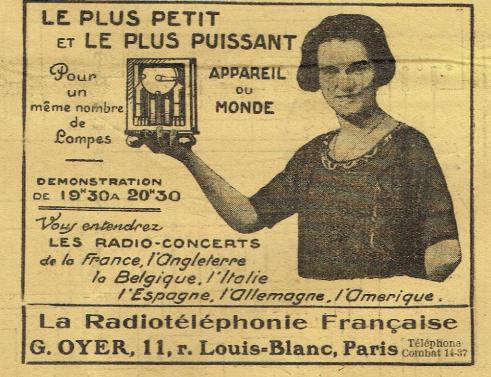Grâce aux dimensions judicieuses des pièces, le réglage est fait une fois pour toutes; il ne subsiste que le correcteur d'étincelles,





humaine, il y a un monde nouveau qui se

Maigré cela, je reconnais que l'âge de la radio, de la radio expérimentale et con-cluante, devrait précéder celle de la moustache. Toute œuvre postscolaire a un sé-duisant paragraphe à introduire dans son programme d'enseignement général: l'étude, la construction, l'exploitation d'un poste radio. On a essayé vainement de régenerer nos cours d'adultes en leur don nant une vague couleur professionnelle. Le succès n'est pas certain. Il le sera si on les réhabilite dans l'esprit des jeunes, en les rendant moins classiques et plus vivants. Quelle merveilleuse occasion de donner à la culture générale un peu de vie par l'ac-

Exploitons donc, dans son modeste mi-lieu, l'autorité de quelque notable, gagné à la cause de la T.S.F. Permettons-lui de faire grand dans son cadre restreint. Les petites villes et la campagne ne manquent pas de partisans isolés, prêts à se dévouer. Comme ceux-ci ne trouvent pas toujours auprès des conseils municipaux la sympathic agissante d'élus avertis, demandons aux Radio-Clubs d'étendre leur action et de ne pas la confiner aux cités qui procurent des avantages moraux et commerciaux. Qu'ils acceptent et favorisent les correspondants, en renfor- fort aimant permanent qui ne risque pas de

ceau de fer doux soumis à l'action d'une bobine parcourue par un courant alternatif entre en vibration, mais le nombre de vi-bration complètes du fer doux est double de la fréquence du réseau, c'est-à-dire qu'il exécute une vibration complète à chaque alternance du courant du secteur. Si on remplace le fer doux par un aimant, on constate que les vibrations suivent fidèlement les alternances du secteur à raison d'une vibration complète par période, c'est-à-dire toutes les deux alternances. Si on munissait l'aimant d'un contact en métal bon conducteur, on pourrait, en disposant un contact fixe correspondant, établir dans un circuit déterminé un courant dont le sens sera tou-jours le même ; on aura réalisé un redresseur, plus exactement une soupape qui laisse pour compte au réseau une des al-

ternances de son courant.

En pratique, les choses ne vont pas aussi simplement, car il absolument nécessaire que les contacts s'écartent à l'instant précis où le courant va changer de sens et où il s'annule par conséquent; là est la grosse difficulté. Dans le Simplex, le résultat a été obtenu sans complications; au contraire: 1° La palette est fort bien en fer doux nullement aimantée, mais la bobine n'agit pas seule sur elle, elle agit de concert avec un

Les nouveaux nids d'abeilles DUOLATERAL atteignent la perfection comme RENDEMENT et PRESENTATION

EN VENTE PARTONT AUX ANCIENS PRIX PERCY, constructeur, 6, rue Jules-Simon, BOULOGNE-SUR-SEINE R. C. 288.176 Tel.: 921 & Boulogne Tél.: 921 à Boulogne

Un poste 4 lampes

résonance, 1 batterie 80 volte, 1 accu 4 v., 4 lampes micros, 1 haut-parleur Pival, 1 jeu de 6 bobines Intégra 00

242, Faubourg Saint-Martin - PARIS Téléph.: Nord 88-22 THE PROPERTY OF THE PERSON OF

16, Chemin Saint-Gilbert, LYON (7º)

Génératrices courant continu hautes tensions de 400 à 12.000 volts: Génératrices doubles, haute et basse tension indépendamment réglables. Alternateurs à fréquences musicales 400 à 1.000 et Transformateurs H. T. correspondants. Groupes convertisseurs horizontaux et verticaux

POUR L'EMISSION SEULEMENT


dont la manœuvre est extrêmement simple. Grâce à la légèreté et la flexibilité de l'équipage mobile, l'énergie nécessaire pour entretenir les vibrations est infime, de l'or-dre d'une fraction de watt; comme d'autre part il n'y a pas d'étincelles, il n'y a aucune énergie gaspillée en chaleur et le ren-dement de l'appareil est extraordinairement

La simplification mécanique a permis d'autre part de doner plus d'ampleur à la partie électrique; c'est ainsi que sur l'appareil lui-même et malagré ses faibles dimensions, est disposé un coupe-circuit de sécurité, des bornes pour prendre le courant né-cessaire à la charge des batteries de 4 ou 6 volts et de 40 ou 80 volts, sans qu'une erreur soit possible.

Enfin, les personnes qui disposent déjà d'un transformateur abaisseur de tension de caractéristiques voulues, peuvent utiliser le redresseur seul.

D'autre part, les personnes qui ne veulent absolument pas s'occuper des connexions de leur accu, ont à leur disposition le « contrôorgane supplémentaire qui comprendendprtéaa, aé cmfhghgff bmb fbmffg prend tous les accessoires d'une véritable station de charge et permet d'effectuer celle-ci presque automatiquement, sans avoir besoin d'aucune connaissance spéciale. Les connexions entre les divers organes s'effectuent par simple rapprochement, au moyen de fiches et jacks à contact parfait, ce qui rend toujours possible l'achat d'un organe venant perfectionner l'installation déjà existante chaque fois qu'on n'aura pas jugé bon de faire l'acquisition d'un appareil complet d'un seul coup.

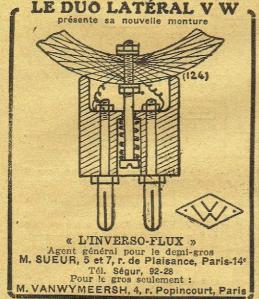ବିଜିତିବିଦିରତିବିଦିରତିବିଦିରତିବିଦିରତିବିଦିରତିବିଦିରତିବିଦିରତି



Filtre CRE

Nouveau modèle alimentation totale des Audions, faible consommation sur courant continu. Filament et plaque. Voltages régla-bles avec voltmètre de précision. 110 ou 120 v.

PRIX : 240 FRANCS

Filtre pour 80 v. Prix : 80 fr. sur 110 v. Prix : 92 fr. sur 220 v.

P. JOIGNET 7, rue Erard PARIS

SENSATIONNEL

Avant d'acheter un poste, venez entendre Le Radio-cadre à 4 lampes à... 300 fr. Le Radio-pur (joli cof.) à 4 l., à.. 400 fr. Montage le plus puissant et pur connu à ce jour. Le Radio-Baby à 2 lampes, audi-tion en haut-parleur)..... 220 fr. Grand choix d'accessoires des meilleures margues

marques

FARGES, 73, r. Tombe-Issoire. Mét. Alésia

֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎֎

Avec un DIOVARIO. 69 fr. et une planchette support de lampe. . 26.50 Aperiodiques Commande Reaction Antenne Condensateur Shunte Reaction Rheostat Commande Accord RADIO-LAFAYETTE (SARTONY, Directeur)

C. 119 bis sur alternatif

Les meilleurs résultats sur postes à 4 lampes utilisant le courant alternatif du secteur pour l'alimentation des filaments, n'ont été obtenus qu'en chauffant séparément la détectrice à réaction avec accus ou piles.

35, rue Lafayette (angle rue Lafitte, près Opéra). Le plus grand choix de pièces détachées fra nçaises

et étrangères. Catalogues franco 0 fr. 50

Sur ce principe nous avons transformé le C. 119 bis, et en avons fait un poste très intéressant travaillant avec un rendement excellent non moins égal entre 250 et 3.000 mètres.

Les éléments sont en tous points sembla-bles à ceux du C 119 bis sur continu (1) sauf pour la détectrice qui utilise un chauffage indépendant fourni par un accu ou une pile, dans le cas d'une lampe à faible consommation.

La résistance de grille aura intérêt à être variable entre 1 et 5 mégohms, elle est

Avec celle de réaction R, ces trois selfs sont interchangeables, du type nids d'abeil-les, duolatéral en bobines à une seule couche, fil 7/10 deux couches coton. Spires es-

pacées de 1 à 1 m/m 5.

Il semble inutile de rappeler que pour entendre un poste il faut être en résonance et pour cela avoir chois convenablement les valeurs de self en LL1 et R.

Un couplage électromagéntique les fait réagir les unes sur les autres. Pratiquement on dispose la résonance entre l'accord et la réaction, ces dernières étant mobiles.

Nous recommandons l'emploi de certaines selfs rotatives dans leur support, permettant de changer le sens d'accrochage sans être forcé de démonter les connexions intérieures. Les transfos B.F. sont du type normal rapport 1/5 et 1/3. Un condensaPIECES DECOLLETEES DISPONIBLES DAI, 61, rue Damrémont (18°)

le rhéostat dans le circuit 110 volts, car dans le circuit 4 volts la prise médiane so trouverait déplacée et n'étant plus équipo-tentielle, les bourdonnements ne tarderaient pas à gêner la réception.

La tension plaque est fournie par une batterie 80 volts. Malgré l'emploi d'une source auxiliaire, l'alimentation de ce poste est très économique.

Un choix judicieux des lampes permet d'éliminer le léger ronronnement. Ce montage a permis à Paris, sur secteur comme antenne de fortune, la réception de Radio Belgique, Anglais, Allemands, Rome, en petit haut-parleur naturellement des stations françaises en grand haut parleur. Pour certains réglages, la réception semble plus puissante qu'en alimentant complètement sur accus.

Les bourdonnements provenant des variations de chauffage pourront être complètement éliminés en faisant suivre la détectrice dans le montage précédent, de 3 BF, montées en Va et Vient.

Nous obtenons le schéma indiqué par la figure 2.

ou les transfos ABC sont à prises multiples et équipotentielle. Les résultats obtenus avec ce montage


sont incomparables tant au point de vue

netteté que puissance. Le schéma suivant permet, grâce au mon-tage en auto-transformateurs BF une amélioration très sensible dans la pureté de la réception, les déformations sont très atté-

nuées et la puissance est augmentée (fig. 3).

Les transfos sont du type normal 1/5 et
1/3 de bonne construction, entre la sortie
du secondaire et la grille est intercalée
une capacité de 6/1.000.

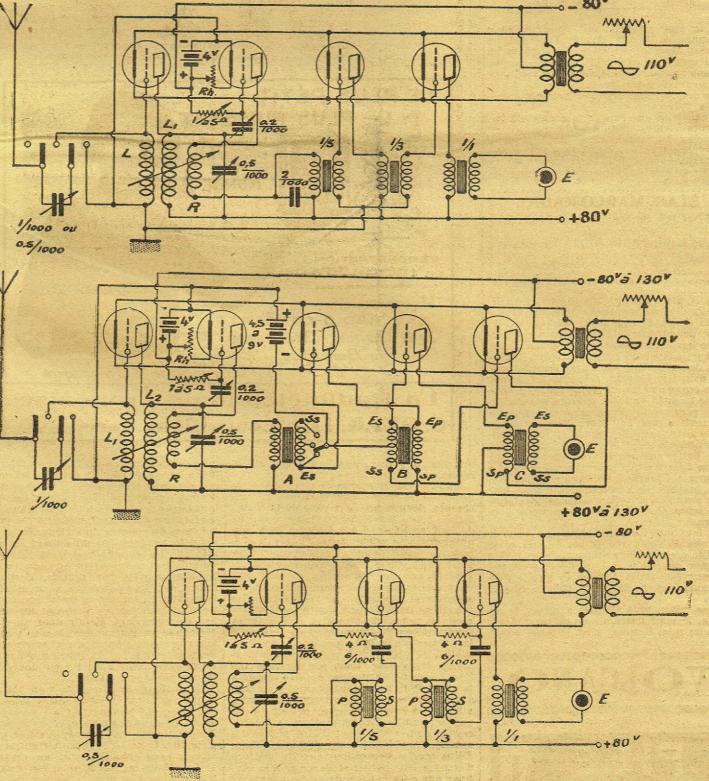On peut rendre les grilles négatives en in-tercalant entre cette dernière et le —4 volts



reliée au plus 4 de la batterie de chauffage. Le condensateur de détection peut être variable également, sa capacité maxinum étant de 2/10.000 mfd.

Un inverseur bipolaire permet de mettre en série dans l'antenne un condensa-teur variable à vernier de 0,5 à 1/1.000 (petites ondes) ou en parallèle sur la self L (grandes ondes).

Un autre condensateur variable à ver-nier de 0,5/1.000 est branché en parallèle sur la self de résonance L. 2

teur de 2/1.000 shunte le primaire du 1er |

transfo.

Les sorties des secondaires sont reliées au négatif de la batterie de chauffage. Le téléphone n'est pas dans le circuit de

la dernière plaque, mais aux bornes d'un transfo 1/1. Cette précaution évite de fréquents grillages. La prise médiane du transfo d'alimentation est reliée au plus de la batterie de chauffage.

Si l'on veut faire varier le chauffage des filaments il est indispensable de brancher une résistance de 4 mégohms.

Nous obtiendrons quelque fois des accro-chages intempestifs dus uniquement à la mauvaise nature des transfos; dans ce cas il faudra le plus souvent inverser le sens du courant dans le secondaire ou shunter ce dernier par différentes résistances éta-blies par tâtonnements lors d'une écoute. FRAPPART.

(1) Voir les « C 119 » de R. Alindret. Editions H. Etienne.

Constructor

Voulez-vous construire votre poste vous-

mêmes?
Si vous avez des loisirs, c'est un passetemps agréable, instructif.
En employant nos éléments « Constructor » vous êtes assurés du succès, parce que ces éléments sont généralement les mêmes que ceux que nous utilisons pour nos fabrications. Les schémas et croquis qui accompagnent chaque boite de « Constructor » sont clairs, faciles à comprendre et à suivre.

D'allleurs, Radio-Hall reste toujours à la disposition des constructeurs improvisés pour leur denner le coup de main définitif ou mettre leur poste au point et cela aux conditions les plus modiques.

ies plus modiques.

Constructor R-4 », à 3 lampes, comprenant l'ébénisterie du R-4, tous les éléments sé-parés, 3 Régula et instructions dé- 250 »

Constructor R-4 Bis », à 2 lampes, comprenant l'ébénisterie du R-4 Bis, tous les éléments séparés avec 3 Ré-gula et instructions détaillées...Fr. 200 »

Nos Catalogues, richement illustrés. édition 1925, de postes complets et d'accessoires sont envoyés contre 0 fr. 90 en Umbres, remboursés à la première commande.

RADIO-HALL

23. rue du Rocher - PARIS (8°)

(à coté de la gare Saint-Lazare)

A TOULOUSE ON NE CHOME PAS

Les paisibles promeneurs toulousains, qui par les journées ensoleillées de l'hiver vraiment clément cette année, vont s'asseoir et rêver sur les bancs du square du Capitole, ont eu ces temps derniers un sujet de dis-traction en cherchant la solution du pro-blème qui s'offrait à leurs yeux. Depuis plusieurs jours, en effet, au-dessus des toits des immeubles qui bordent la rue Lafayette, on pouvait constater qu'un travail original s'effectuait.

Des hommes en complet bleu procédaient à l'installation de pièces métalliques qui devaient être destinées à un but mystérieux. Quel était-il ?

Des poteaux maintenus par des tirants d'acier et reliés par des entretoises formaient peu à peu une sorte de barre fixe dont les dimensions colossales auraient pu servir sur les champs de foire à l'exhibition de tours de force exécutés par un géant. Mais voilà, il y avait deux barres fixes qui étaient sur le point d'être installées et l'observateur curieux revenait le lendemain épier les moindres transformations de la chose.

Les deux charpentes métaliques furent vite terminées et ont les réunissaient à pré-sent par des fils dont chaque extrémité étaient attachées aux barres par des sortes d'accordéons. Le plus rusé de ceux qui observaient ainsi chaque jour eut l'idée d'apporter une jumelle de théâtre, il distingua mieux peut-être, mais n'avança pas d'un pas vers la solution véritable du problème.

Ce fut alors, par hasard, et un amateur sans-filiste, venant à passer, remarquaint tous ces veux bragais passer, remarquaint tous ces veux bragais passer.

tous ces yeux braqués vers un coin du ciel, examina lui aussi ce qui pouvait bien atti-rer l'attention de tous ces gens.

Il résolut d'un coup le problème ! Une antenne de quatre fils d'une longueur de 60 mètres environ étendus suivant une nappe de six mètres de largeur et avec des-cente en T était installée sur les locaux de l'hôtel des postes, télégraphes et téléphone de Toulouse, et sans doute bientôt un nou-veau poste d'émission fonctionnerait là. Allo! Allo! Ici la station de... 8TAISEF.

En écrivant aux annonciers, rérérez-vous de l'Antenne et du Q. S. T. Français.

Voitures légères à 2 places 4 cylindres — 4 roues amovibles 90 kil. à l'heure, 120 fr. impôts par an Catalogue L sur demande

BELLAIS, 12, avenue Gambetta CHOISY-LE-ROY (Seine)



 $\ensuremath{\mathfrak{F}}$ Il y a du courrier pour le Docteur Lenain à l' « Antenne ».

2 321. — H. Ponchon, Lyon.
R. — Vous trouverez la signification des abréviations QST, QRA, QSH, etc, dans le numéro 3 du « Q.S.T. Français ».

Voir dans le numéro 191 de l' « Antenne » (Pages du Courrier) la signification des abréviations rd. r.2

viations r1, r2... Article sur la question paraîtra bientôt.

Pour calculer la longueur d'onde propre d'une antenne, il n'existe pas de formule pré-cise, il faut procéder par mesures et non par

F. 313. — G. Daniel, à Paris (16).
R. — Un article de M. Crémailh sur la réception des ondes de 15 à 250 mètres va paraître dans le prochain « Q.S.T. Français ».

F. 314. — Charrin, à Cluny.
R. — Il est bon de provoir des mouches isolants pour faire les réglages fins exigés sur les ondes de 200 mètres et au-dessous.

? F. 322. - Margueritte à Ploermel.

R. — Avons fait le nécessaire pour « C-119 » et « QST ». Vous recevrez le « Q.S.T. » contre remboursement de 1 franc, somme qui manquait à votre mandat.

Le carillon que vous entendez est le signal horaire. Les résonances que vous entendez et que vous attribuer à des « résonances de voûtes n, proviennent de ce que les orateurs parlent assez loin du microphone.

Qu'entendez-vous par « couplage assez étendu » ? Voulez-yous dire couplage lâche ou

étendu » ? Voulez-vous dire couplage lâche ou couplage serré ? La détectrice Gril Leak constitue en effet un


excellent montage.

₹ F. 323. — Wattel, à Mouveaux. R. — Voyez Radio-Club de Lille, Café de la Presse, 38, Grand'Place, à Lille. Avons enregis-tré votre abonnement.

F. 324. — Louis Kieffer, à Mostaganem. R. — Préférez dans votre appareil le C 119 bis à deux lampes (1HF+1D).

Le "Super C. 119 b

Construit par la Radiophonie Moderne

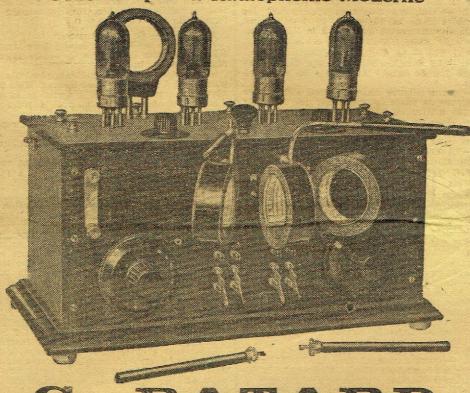

A TARD 217, Avenue Gambetta, PARIS (20e)

est l'appareil perfectionné et sérieux qui donne entière satisfaction par son rendement supérieur

Ne pouvons vous préciser le poste que vous

Les connexions intérieures d'un Reinartz peuvent être en 12/10 nu. Nous vous remrcions de votre appréciation

sur le concert de l' « Antenne ». 2 F. 315. - R. Floury, & Amiens R. — Nous pouvons vous procurer les nu-méros écoulés à raison de 0.60 l'exemplaire.

? F. 316. - Pierre Trifault, La Varenne-Saint-Hilaire.

R. — Trouverez renseignements sur émission dans numéros 80, 81, 82 de l' « Antenne « et numéro 12 du « Q.S.T. Français ».

2 317. — Romain à Paris. R. — Sur cadre, il faut utiliser de l'amp'ification HF. Au moins un C-119.

 F. 325. — Albert Muy, à Metz.
 R. — Pour trouver place faites paraître annonce dans la rubrique « Nos petites annon-

2 F. 236. — J. Seninge, à Paris.
R. — La B.B.C. n'est pas française. Pour de premiers essais, il est inutile d'adopter une résistance et un condensateur variables. Prenez n'importe quel bois, à condition de le pa-raffiner. Le prise de terre que vous proposez ne vaudrait pas grand'chose. Subdiviseur très

2 F. 327. — Gennesseaux, à Margny. R. — Vous pouvez très utiliser le tableau de ension plaque en question pour une détectri-

Le retour grille de la lampe HF doit se fai-

CONDENSATE

LES MIEUX FAITS CAPACITE GARANTIE

LES PLUS PRECIS 0,00001 mfd a 0,01 mfd.

EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS DE T.S.F.

R.C. Seine 266,232

Téléph.: Neuilly 17.25

- Hazard, à Villeneuve-le-Roi. R. — Il faudrait faire revoir vos accus par un spécialiste.

F. 319. — Max B. Buckwell, à Paris. R. — Montez un C-119 bis pour lequel vous trouverez les renseignements nécessaires dans le « Q.S.T. Français) numéro 8 page 41,

F. 320. — Bernard, à Issy.
R. — Voir numéro 38.

? F. 321. — Renoult, à Couture-Boussey R. — Du moment que vous voulez réaliser un C-119 bis, voyez « Q.S.T. » numéro 8. Le nombre des trous indiqués dans numéro 75 peuvent aller pour une détectrice à réaction.

e au -4. Difficile éliminer poste amorti perturbateur surtout avec lorsque sa longueur d'onde est si voisine du poste intéresant.

F. 328. — Marcel Guilhem, à Ecouen. R. — Tout vient de ce que les montages incités ne sont pas encore très au point.

F. 329. — Vittore Antonello, à Venezia.
R. — Nous ne pouvons que vous conseiller la lecture du « Q.S.T. Français » qui traite en détail de l'émission sur les ondes courtes.

F. 330. — F.J. 48.
 R. — Vous trouverez les renseignements nécessaires dans le « Q.S.T. Français », numéro 8, page 41.

Sur 1 lampe du HAUT-PARLEUR et forte réception des postes européens sur cadre avec les Selfs « Oscillatrices T.M.R. »

Brevetées S.G.D.G.

12, boulevard de la Chapelle :: Paris (18) R.C. Seine 239.274.

₹ F. 331. — Max B. Buckwell, à Tunis. R. — Cet article annoncé n'est pas encore paru.

- Pierre Rabilloud, à Grenoble. - Montez antenne intúrieure et C. 119 bis.

R. — Il est possible que la résistance de votre lampe 25 bougies ne soit pas assez forne pour diminuer la tension du courant continu. Il est toujours préférable d'avoir une résistance variable (rhéostat) dont on peut contrôler l'action par la lecture d'un voltmètre branché aux bornes des lampes.

? F. 334. - A. Legrand, Balmes 87, Bar-

celone.

R. — Le schéma en question est tout simplement celui du C. 119.

F. 335. — M. Bréchin, à Versailles. R. — Nous vous remercions de vos suggestions que nous avons déjà suivies dans le n° 101 en ce qui concerne la « Tribune Li-

bre >.

F. 336. — Michel Rouchaussée (Oise).
R. — Le poste dont la longueur d'onde est voisine de celle de Radio-Paris est le peste anglais de Chelmsford.

— Montez détectrice à réaction des numéres 83 et 85 de 1' « Antenne ».

R. — Tenez-vous en à la figure 1, page 35 de ce numéro 10. Cette figure est facilement adaptable à deux et trois étages BF.

F. 338. — P. Lanneluc, à Gastes.
R. — Nous vous remercions de vos suggestions. Nous vous félicitons de la propagande que vous faites à la T.S.F. d'amateur parmi vos élèves. Il est utile d'attirer les jeunes intelligences vers cette science aux possibilités prodigieuses dans un avenir prochain.

F. 339. — Marcel Goy, à Châteauroux.
R. — Vous trouverez tous les renseignements nécessaires dans les pages des galéneux des derniers numéros de l' « Antenne ».

F. 340. — Giannoli, à Boulogne-sur-Mer. R. — Le montage superhétérodyne ne donne de résultats appréciables que sur les petites ondes pour lesquelles il est spécialement établi.

₹ F. 341. — Moucheron, à Creil. R. — La panne provient soit de votre bat-terie plaque, soit de votre casque qui est « en train de se couper ».

 ₹ F. 342. — Guilbot, à Paris,
 R. — Adressez-vous de préférence à l'auteur
 e l'article par l'intermédiaire de l' « Antenne ».

G. 213. — G. Carion, à Paris.
 R. — Le Fleweling comme toute détectrice à réaction a intérêt à être chauffé sur accus afin d'éviter les bourdonnements du secteur.

② G. 214. — L. Salelles, à Vincennes. R. — Le poste que vous avez monté est précisément d'un réglagle délicat. Vous au-riez intérêt à construire un « réflex » 89 et 96, au un Bigrille d'après schémas détaillés dans « 96 ».

② G. 215. — René Defretin, à Lille. R. — Remplacez les selfs fixes à plots par des selfs interchangeables genre C 119 bis dont description a été donnée dans « Q.S.T. »

R. — Le schéma que vous nous soumettez est bien un C 119 bis.

— Il y a couplage magnétique entre les selfs d'accord, résonance, réaction, qui seront interchangeables.

₹ G. 217. — R. F. Bédanieux.

R. — Regrettons sincèrement mais ne connaissons pas le schéma de ce poste. Constitution un dispositif à résonance. truisez un dispositif à résonance.

2 G. 218. — R. A., 925 M.
R. — Votre antenne a une longueur d'onde approximative de 210 mètres.
— Placez pour P.T.T. étrangers à la réconance 35 à 50, à la réaction 75.
— Les lampes Radiomicros peuvent être chauffées avec accus 4 volts, mais absorbez excès de courant dans une résistance.

© G. 219. — A. Daniels, Anvers.

R. — Votre antenne est trop petite. Construisez un cadre de 1 m. 50 de côté, comportant 15 à 30 spires espacées de 1 à 15 cm., fil cuivre au 20/10. Un poste à galène ne rendrait page grand chost. Employee un felter

drait pas grand chose. Employez un réflex (89, 96, 100).

— Les lampes à faible consommation peuvent être utilisées.

Pent eure danisees.

2 G. 220. — Henri Reymond, Marseille.
R. — Utilisez des selfs interchangeables au primaire et au secondaire. Le secondaire pour petites ondes (Anglais) aura 35 à 50 spires. Pour Radio-Paris 200 et Fl 300.

— Dans le cas où la puissance de réception

෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯

Ne négligez pas les petits détails. Un bon montage ne donnera rien s'il n'est pas réalisé avec du matériel de premier choix.

Ne chauffez jamais vos lampes à faible consommation au delà de ce qui est strictement nécessaire à l'obtention d'une bonne émission.

serait trop faible, faites suivre la galène d'un ampli BF. à transfos,

2. 221. — E. Gatien.
R. — Consultez avec succès les articles traitant de la détectrice à réaction (83 et 85). Utilisez une antenne.

₹ G. 222. — Un lecteur à Gonesse R. — Utilisez un dispositif d'accord en tesla (induction) primaire désaccordé. Employez au secondaire valeurs données pour G. 220.

? G. 223. - Cuisinier, Quaregnon, Belgi-

que.

R. — Le C 119 bis sur table (87) peut être facilement placé en boîte d'après données dans « Q.S.T. » 6 et 8, en utilisant de bonnes selfs interchangeables vous descendrez facilement à 200 mètres.

R. — Le fil de laiton que vous nous présentez pourra servir à la confection d'une antenne, cependant il faudra torsader trois brins afin d'obtenir un collecteur acceptable, tant au point de vue solidité que rendement.

② G. 225. — Duchaine, à Vanves.
R. — Vous trouverez une étude sur la superrégénération dans le « Q.S.T. » 2.

2 G. 226. — Geets, à Malines.
R. — Votre appareil rayonne plus qu'un
C 119 à selfs interchangeables dont la réaction se ferait sur la self de résonance, car il y a couplage électromagnétique entre la self d'accord et celle de résonance et les oscilla-tions repassent dans l'antenne.

Mais en vous tenant toujours à la limite d'accrochage vous ne gênerez pas votre voi-

Videz votre accu et nettoyez-le à l'eau

pure.

Versez alors l'électrolyte composé d'acide sulfurique dilué dans de l'eau distillée. Versez lentement l'acide et surveillez avec un pèse-acide que la solution ne dépasse pas à fin de charge 32° Baumé.

Votre accu doit être un peu sulfaté.

₹ G. 227. — Capitaine de Ceuninck, armée

d'occupation.

R. — Dans notre C. 119, remplacez les selfs fixes par d'autres interchangeables. Aérez votre montage, car vous avez certainement des accrochages intempestifs. Surveillez le condensateur de détection et la résistance de

shunt.

— Vous pouvez rendre la terre et le retour de grille positif ou négatif à l'aide d'un potentiomètre d'une résistance de 400 ohms.

2 G. 223. — R. G. Besangon.
R. — Votre schéma est exact, mais vous auriez des résultats supérieurs en remplaçant la résistance de 70.000 ohms par une self accordée par une capacité variable de

Amateurs de Province

qui ne savez pas où vous adresser pour avoir le matériel nécessaire à la construction de votre poste ou qui attendez trop longtemps votre poste ou du attendez trop longtemps vos commandes, écrivez à René Copin, électricien, impasse des Herbeuses, à Villejuif (banlieue Paris) (Seine), qui achètera pour vous aux prix de Paris ce dont vous avez besoin et qui de plus vous donnera gratuitement tous renseignements concernant vos montagos.

René COPIN, électricien impasse des Herbeuses, Villejuif (Seine).

0,5/1.000. Voir montage C 119 bis dans le Q.S.T. » 6 et 8.
 — La prise de terre est bonne, mais soudez

l sur le tuyau de plomb.

Nous pouvons vous abonner pour une durée de 6 mois au prix de 15 francs.

? G. 229. - P. Couffin.

R. — Votre schéma d'ondemètre est exact. Vous pourrez construire avec fruit celui dé-crit dans le « Q.S.T. » 10.

2 G. 230. — Egevgos. R. — Vous félicitons sincèrement des résultats que vous obtenez.

— Nous avons vu plusieurs montages de ce genre, qui montes dans une boîte ne don-naient aucun résultat.

— Malgré tout, le souffle puissant couvrant toute réception ne pourra être éliminé qu'avec beaucoup de difficulté.

— Les oscillatrices auront à peu près la le production de la constitute de la

largeur des autres selfs.

R. — Vos désirs ne pourront peut-être pas être réalisés sur galène.

— Faites toujours l'essai : installez au moins 100 mètres d'antenne. Utilisez des selfs interchangeables (nids d'abeilles) et un dispositif d'accord par induction et « bon courage ».

rage ».

— Avec une telle antenne vous aurez cernartz tel celui décrit dans « Antenne » 92 ou « Q.S.T. » 2 et 8.

₹ G. 232. — Pitet Dominique, à Muret. R. — Votre montage pourra certainement vous donner des résultats mais vous auriez intérêt à monter une détectrice à réaction décrite dans 83 et 85 en utilisant de bonnes lampes à faible consommation que vous pourrez faire suivre de BF d'après schémas donnés dans « Antenne » 30

nés dans « Antenne » 39.

② G. 233. — Regnault, à Paris. R. — Avec une antenne de 60 mètres et un dispositif résonance, vous obtiendrez d'excellents résultats. Cependant si vous ne descendez pas dans le domaine des petites ondes, construisez un reinartz d'après données dans « Antenne » 92

« Antenne » 92.

— Vos accus 4 volts 30 AH tiendront plus longtemps en utilisant des lampes à faible

RADIO HOTEL-DE-VILLE

13, rue du Temple :: PARIS

SELFS pr Reinartz, deuxième manière 28 50 — pour C-119 de « L'Antenne ». 48 » TOUTES LES PIECES DETACHEES pour tous les MONTAGES MODERNES ₹ G. 234. — G. Decourt, à Bressuire. R. — Utilisez un C 119 bis avec selfs inter-changeables. Vous pouvez ajouter une HF. d'après schémas de « Antenne » 79.

R. — Ces montages ne donnent pas souvent de bons résultats. Vous pouvez cependant poursuivre vos essais.

— G. 230 obtient par exemple de bonnes auditions

ditions.

— Pour faire suivre ces montages de BF

il faudrait intercaler un filtre.

— Les postes super-réaction, surtout à une lampe, sont d'une mise au point excessive-

ment délicate.

© G. 236. — Millot Fernand.

R. — Vous trouverez dans « Antenne » 79
tous renseignements relatifs à la construction d'une self apériodique utilisée lorsqu'on
veut placer devant un C 119 bis une HF.

— Résultats excellents sur grandes ondes,
moins acceptables sur petites.

R. — Vos résultats sont en effet merveil-leux, mais ils dépendaient certainement de vo-tre situation géographique. — Adressez-nous schéma de votre poste avec détails de construction et photo. - Ces transfos sont cependant de bonne construction.

- Faites essais sur autre lampe ou sur

autre transfo.

Vous pourrez localiser l'appareil qui - Vous adresserons des parution le livre les « C 119 et C 119 bis ».

etC 119 bis » contre remboursement.

— Dans votre antenne en prisme ne reliez pas électriquement l'extrémité opposée à la

Eloignez le plus possible la descente des gouttières

- Terre bonne.

R. — Oui, ces montages apporteront des troubles dans la réception de vos voisins, mais si vous restez toujours à la limite d'accrochage, vous n'avez rien à craindre.

₹ G. 240. — M. T. D., 8, Grenoble. R. — Le montage reinartz, dont description été donnée dans « Antenne » 92 est excel-

lent.

— La meilleure antenne, compatible avec ce genre de poste devrait avoir une longueur de 100 mètres en 20/10 cuivre rouge émaillé.

— Dans le cas d'une réception sur cadre construisez les dispositifs genre réflex décrits dans « Antenne » 89, 96 et 100.

— Avons fait nécessaire pour votre abannement.

₹ G. 241. — R. Desrues, 18, rue de Génie, à Metz.

a Metz.

R. — Ne comprenons pas votre question
Cependant si vous désirez schémas d'amplis
BF à auto-transfos, voyez « Antenne » 80.
Vous pouvez utiliser les transfos ordinaires.

— Vous avons adressé le 56.

R. — Vérifiez les capacités parasites qui peuvent exister dans votre poste. Evitez voi-

peuvent exister dans votre poste. Evitez vol-sinage trop immédiat des connexions.

— Employez des selfs plus faibles que pour les Anglais et faites accord de la plaque dé-tectrice par variomètre comportant au stator 50 spires et 50 au rotor.

— Avec un 3 HF résistance placer une self de réaction dans le circuit de la dernière plaque.

plaque.

© G. 243. — Luc Choron, à Chars.

R. — Vous avons adressé 72, 73, 76, mais vous trouverez tous détails concernant la détectrice à réaction dans les 83 et 89.

— Utilisez une self de réaction à bobinage

Massé ou fond de panier afin de pouvoir trou-ver le sens d'accrochage en retournant la bo-

— Avec un réflex à une lampe nous ne pouvons vous assurer du haut-parleur, vous auriez cependant une amplification très puis

€ G. 244. — L. Audinet, à Châtellerault.
 R. — Avons fait nécessaire pour votre abonnement.

— Vos antennes paraissent bien montées mais il semble inutile de réunir électriquement les extrémités opposées aux descentes — Branchées en parallèle, eles vous permettront de recevoir les petites ondes. — Vous conseillons les montages C 119 bis « Q.S.T. » 6 et 8.

R. — La galène dont vous nous parlez est un mineral de provenance canadienne supérieure à la galène ordinaire tant au point de vue puissance que sensibilité.

© G. 246. — Capitaine C., Marseille.
R. — Vous adressons n° 39 donnant schémas de montage d'amplis BF à 1 ou 2 lampes suivant détectrice à réaction.

- Vous inscrivons sur la liste de « Q.S.T. »

2 G. 247. — Reyniès, à Saint-Pierre. R. — Vous avons adressé les nº 39, 63 et 64. Les deux termes ont la même valeur technique.

— Voyez le nº 92 de l' « Antenne » (reinartz à selfs interchangeables). ₹ G. 248. - J. Moulin, à Lyon.

— Vos résultats sont intéressants et détectrice à réaction (83 et 85), vous obtiendrez de bonnes auditions.

C. 249. — Roussel, à Paris. R. — Faites suivre votre galène d'un am-pli BF d'après « Antenne » 38 ou construisez

- Nous vous adressons nº 89.

₹ G. 250. — Dr. H. = 64, Versailles.

R. — Le poste que vous avez et dont vous nous soumettez schéma devrait vous donner d'excellents résultats. Continuez votre montage avec ceux décrits dans « Antenne » 89, 96 et 100.

— Le schéma B en présure sera plus intéressant.

2 G. 251. — Kaly, Bruxelles.

R. — Votre antenne est bien trop petite, vous auriez intérêt à construire un grand cadre ou effectuer la réception sur détectrice à réaction à selfs interchangeables (83 et 85)

ou réflex (89, 96 et 100).

3 G. 252. — J. Vignes, Paris (20°). R. - L'antenne que vous vous proposez de construire vous donnera d'excellents résul-tats. Utilisez du fil 20/10 cuivre émaillé. — Voir à ce sujet nº 95 et 97 (Antenne en

R.— Les pièces que vous possédez peuvent être utilisées à la construction d'une détectrice à réaction où d'un réflex. Cependant avec ces deux montages, il faudra employer des selfs interchangeables. Pour le réflex (89) les valeurs des selfs sont les mêmes que celles données lors des descriptions si intéressantes du C 119 bis dans 73, 74 et 75.

G. 254. — P.L. 345, Landes.
R. — Préférez le haut-parleur A.
— Les transfos BF de cette maison sont excellents. En ce qui concerne la HF, utilisez des selfs de résonance.

₹ G. 255. — R.V., à Angers.

R. — Vous conseillons montages reinartz
deuxième manière à selfs interchangeables
(« Antenne » 92), sa construction est simple
et rien ne s'oppose à ce que vous puissiez l'exécuter avec succès.

Vous faites suivre ce poste de 2 BF.

dont description dans 39.

₹ G. 255. — Georges Pelletier, à Fontenay-

R. — Préférons C 119 bis ordinaire. Voir « Q.S.T. » 6 et 8.

© G. 257. — Charles Lenfant.
R. — Il ne faut pas laisser la pile plaque se dépolariser complètement. Vous pouvez régénérer les éléments positifs en les laissant pendant 24 heures dans de l'eau acidulre, 1/10 acide sulfurique ou chlorhydrique pour 0/10.225 acide sulfurique ou chlorhydrique pour

Laver à grande eau, laisser sécher.
 La longueur d'onde propre de votre antenne est au voisinage de 72 mètres.

8 G. 253. — Hedlein, à Nemours. R. — Les montages détectrice à réaction (83 et 85) donnent cependant d'excellents résultats sur petits ondes. Vous ne parlez pas de votre antenne. Surveillez les capacités in-ternes nuisibles au bon fonctionnement de l'appareil.

€ G. 259. — G. T., à Angers.
 R. — Votre schéma représente deux lampes
 HF à résonance à transfos, une détectrice à

HF à résonance à transfos, une détectrice à réaction et une basse.

— Ce poste donne d'excellents résultats depuis 250 à 300 jusqu'à 3.000 mètres. Mais prévoyez un commutateur à la sortie de la self d'accord permettant de mettre la terre au (+) ou au (-4 v.).

— Un autre commutateur permet de reporter la première grille sur la deuxième, éliminant ainsi la première lampe et facilitant les règlages.

les règlages.

Les résultats seront certainement supérieurs en utilisant des transfos HF à réso-nance, interchangeables.

R. — Les deux termes Super Réaction et Super Fégénération ont un résultat identique (« Q.S.T. » 2 et 9).

Nous vous déconseillons ces montages, car

vous ne paraïssez pas être três au courant de la réaction ordinaire, la super d'une réalisation très délicate vous laisserait une mauvaise impression quoique les résultats pour un amateur averti et non moins habile et patient soient véritablement excellents.

₹ G. 261. — H. Vanderhoeven, à Gand. Q. — Quand met-on la terre au — 4?
R. — Dans le cas d'une H.F. ou d'une B.F.
Q. — Quand met-on la terre en +4?
R. — Dans montage détectrice à réaction.

Cependant dans certains montages, tels que les Reflex, 2 HF. à résonance, précédant détectrice à réaction on place la terre au +4 volts afin de faciliter le décrochage des oscillations cillations.

— La construction d'une self apériodique précédant une C. 119 bis a été décrite dans « Antenne » 79.

Remplacez votre lampe à faible consom-? G. 262. - C. Château, Vieux-Bourg de

€ G. 262. — C. Château, Vieux-Bourg de Commentry.
R. — Faisons nécessaire pour vous adresser contre remboursement les C. 119 et C. 119 bis dès parution.
— Vous pouvez vous inspirer des montages C. 119 bis, décrits dans « Q.S.T. » n° 6 et ajouter une B.F. à transfo.

₹ G 263. — Q. Ellebaudt, à Œvelghem. R. — Elevez le plus possible l'antenne au-dessus de la ligne téléphonique, afin de créer le moins possible de perturbations dans la ré-

ception.

montage à galène, nous vous prions d'ajouter autant que possible le détecteur, car...

— Vous pouvez le placer en série entre la terre et l'écouteur.

 G 264. — Luis Suné, à Barcelone. R. — Le montage que vous entreprenez est d'une mise au point très délicate, et afin de vous éviter des échecs possibles, attaquez d'abord la réaction ordinaire (83 et 85) avec selfs interchangeables.

G 265. — Marius Ridon, Orchies.
 R. — La détectrice à réaction (83 et 85)
 vous donnera d'excellents résultats. Utilisez selfs interchangeables et faites suivre la 1^{re} lampe de 2 BF à transfos.

lampe de 2 BF à transfos.

2 G 266. — André, Monville.
R. — Nous ne connaissons pas le schéma de votre appareil, mais vous pourriez le transformer d'après le Q.S.T. n° 6. Vérifiez tous organes internes avec pile et un voltmètre. Vos transfos BF sont peut-être coupés.

2 G 267. — F. D., Bastille.
R. — Pour la réception des petites ondes, vous pouvez placer un variomètre entre la 1 n° plaque et le plus 80. Mais pour grandes ondes, il faudrait remplacer le vario par une self interchangeable, accordée par une capacité variable (Voir C. 119 et C. 119 bis).

— Vario = Rotor 50 spires 7/10. Stator, 7/10. 7/10.

2 G 268. - Robert Jeanguenin.

R. — Ne connaissons pas ces postes et ne saurions trop vous recommander de vous adresser au constructeur.

— Vous pourrez peut-être éliminer les pos-

tes gênants en couplant avec la self de ré-sonance un circuit oscillant, accordé sur l'onde indésirable, composé d'une self inter-changeable et d'un condensateur variable en parallèle sur cette self.

AMATEURS !!

La meilleure lampe régénérée est

"LA RÉNOVÉE P.P."

en lampe ordinaire, micro ou émission

Aux Etablissements G. CARLIER

114, rue de la Foll) Méricourt
:: :: PARIS (11°) :: ::

Métro République
Téléph.: Roquette 42-06 :: R. C. Seine 140.177

POSTES COMPLETS ET PIECES DETACHEES DE T. S. F.

Rebobinage de transformateurs et d'écouteurs En occasion, postes et accessoires de marque

© G 269. — G. V., Nantes.

Votre antenne en prisme pourra n'être reliée électriquement que du côté de la descente.

— Vous pouvez certainement effectuer la descente unifilaire avec du 20 ou 30/10 cuivre rouge. (Voir « Antennes en cage » n° 97.)

R. — Transformer votre poste à résistances en poste en résonance d'après données dans Q.S.T. n° 6 et 8. Vous adressons n° 74 de

« Antenne ».

② G 271. — P. Dirr, à Pierrefitte.
R. — Nous ne vous conseillons cependant R. — Nous ne vous consenions cependant pas l'emploi des soupapes électrolytiques pour la recharge de vos accus de 4 volts. Toutefois, abaissez la tension alternative à 10 volts 4 à 6 ampères, à l'aide d'un transfo dont vous trouverez détails de construction dans n° 79. — Vous pourrez construire une soupape d'après les n°s 84, 83, 81, 80, 62, 40, 36, 34, 29. 92

G 272. — Toureu, à Beaume-laRolande. R. — Vous auriez dû nous rappeler dans votre lettre du 2 écoulé l'objet de votre ré-ponse. Posez-nous des questions précises.

? G 273. - Lefebvre, Saint-Quentin. R. — Le nº 72 est épuisé dans notre collection.

 Dans un prochain numéro, nous donne-rons une étude sur la réalisation d'un ampli microphonique. R. — Avec un cadre de 2 × 2 vous aurez avantage à construire un montage « Reflex » d'après données détaillées dans « Antenne » 89, 96, 100.

Vous adressons les C. 119, C. 119 bis des parution.

Emetteurs de toutes puissances Récepteurs:

AUDIONETTE SUPERHÉTÉRODYNE professionnel SUPERHÉTÉRODYNE-A SUPERHÉTÉRODYNETTE

BREVETS L. LÉVY

En RADIO-L.L., 66, rue de l'Université, Paris

G 275.— Margueritat, à Neuilly-s.-Marne. — Avons fait nécessaire pour la bro-

chure.

— Votre mantage n'a rien d'excellent. Le dispositif à résonance vous donnera d'intéres-sants résultats.

₹ G 276. — L. Pellet, à Issanka.

R. — Vous adressons le relieur, et faisons nécessaire pour la brochure.

— En ce qui concerne la demande de catalogue, nous considérons que vos deux lettres méritalent réponse, mais ce monsieur a peutêtre un courrier volumineux.

© G 277. — Eug. Bussy, à Crissier.

R. — Votre montage est très bon.

— Vous auriez avantage à brancher le CV.
en parallèle sur le secondaire du transfo HE.
et à changer le rapport dudit transfo, Placez
par exemple un nombre de spires supérieur;
au primaire qu'au secondaire. Avons fait nécessaire pour la brochure.

© C 278 — Al Bordony

R. — Nécessaire fait pour les « C. 119 et C. 119 bis ».

— Votre antenne a une longueur d'ondé propre au voisinage de 135 mètres.

— Construisez les selfs suivantes, qui avec un C. 119 bis couvriront la gamme 250 à compa

3.000 mètres. — 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 300 spires. — 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 300 spires.

R. — Votre antenne prismatique vous don-nera de bons résultats, mais il semble inutile de réunir électriquement les extrémités du prisme. Le meilleur des deux HP semblerait être le n° 1. La longueur d'onde propre de l'antenne sera au voisinage de 76 mètres. Vous adressons brochure adressons brochure.

? G 280. — Saint-Géraud, à Paris. R. — La construction économique d'un

LES BONNES EMISSIONS EN PHONIE

sont obtenues par un bon filtrage et un

KENOTRON



L S I 153, rue de Belleville, Paris



En vente dans toutes les bonnes maisons

haut-parleur avait été décrite dans les n° 54 et 62. (Ce dernier est épuisé.).

Faisons nécessaire pour les « C. 119 et C. 119 bis », que nous vous adressons contre remboursement.

remodursement.

© G 281. — Roger Niguet, à Villerupt.
R. — Votre antenne, relativement bien établie, vous permettra d'obtenir avec un C. 119 bis d'excellents résultats. Voir en attendant la brochure « Les C. 119 et 119 bis », le n° 6 du Q.S.T. Les selfs sont interchangeables.

© G 282. — Auguste. XX, Grenoble.
R. — Vous pouvez utiliser les charbons des piles sèches pour la construction d'une pile de 80 volts, toutefois il faut que ces éléments positifs soient encore utilisables.

— Le liquide excitateur est une dissolution de sel ammoniaque dans de l'eau, 125 grammes par litre d'eau.

mes par litre d'eau.

— Il vaut mieux placer la self oudin en sé-

rie dans l'antenne.

© G 283. — « Obscur galéneux ».

R. — Remplacez votre oudin par un tesla (montage réduction): Employez des selfs interchangeables: Pour FL (300 spires), il faut au secondaire certainement plus de spires que pour Radio-Paris (200 spires). Pour P. Parisien moins que pour P.T.T. (50).

— La self primaire est inférieure à celle du secondaire.

secondaire.

© G 284. — A. Boulet, à Deuil.

R. — Sur galène vous aurez certainement quelques émissions, mais le résultat sera bien infime à côté de celui que vous pourriez obtenir avec une détectrice à réaction, dont schémas sont décrits dans « Antenne » 83 et 85. Faites également essais d'un « Reflex », 20 96 100 89, 96, 100.

2 G 285. — Léon Cendré, Arcis-sur-Aube. R. — Yous adressons les volumes dès pa-

Nous ne saurions mieux vous conseiller l'emploi de piles sèches spéciales pour tension plaque ou de batteries d'accumulateurs.

Plante ou de batteries d'accuminateurs.

② G 286. — Joubert, à Paris.

Vous trouverez adaptation d'un « réflex » sur alternatif dans « Antenne » 94.

③ G 287. — Grangier, à Lozoux.

R. — La dose de l'électrolyte d'une soupape est de 450 grammes de phosphate de sodium ou de bicarbonate de sodium dans 2,5 à 3 litres d'est.

tres d'eau.

— Vous trouverez dans toutes les fonderies d'aluminium de l'aluminium pour soupapes.

₹ G 288. — R. Josseraud, à Lyon. R. — Avec votre antenne unifilaire de 80 mètres employez un Reinartz, tel celui décrit dans l'« Antenne » 92. Pour les postes d'émission, voir n°s 37, 47, 76, 80, 81, 82.

— Vous adressons brochure dès parution.

R. — Ce montage devrait vous donner d'excellents résultats. Voir: 83, 85 et 39. Vérifiez vos connexions intérieures à l'aide d'une source et d'un voltmètre. Vérifiez les capa-

② G 290. — P. Picard, à Grenoble.

R. — Le poste dont vous nous parlez n'est
pas à mettre dans les mains d'un amateur

Vous auriez beaucoup plus d'intérêt d'entreprendre la construction de postes à résonance du type C. 119 bis, dont description a été donnée dans le Q.S.T. n° 6.

₹ G 291. — Louis Audemard, à Nîmes. R. — Vous trouverez dans l'«Antenne» 101

un schéma de construction d'un Buzzer.

R. — Vous adressons les « C. 119 et C. 119 bis » dès parution.

— Regrettons sincèrement, mais ne connaissons pas l'identité des indicatifs non au-

torisés.

— Votre longueur d'onde propre est au voisinage de 200 mètres.

Pour la réception des petites ondes, uti-

— Pour la reception des petites vinces, de lisez un dispositif d'accord par induction. Placer au primaire 15 à 25 spires et 35 au secondaire, pour la réception de Radio-Belgi-

? G 293. — Mauborgne, Ambois R. — Il n'est pas très naturel que la capa-cité du condensateur de détection soit aussi élevée; vérifiez votre montage; évitez les ac-

crochages intempestifs dûs au parallèlisme et voisinage trop immédiat des connexions intérieures.



selfs fonds de panier par des nids d'abeilles interchangeables.

© G 295. — C. Schæcklin, Paris.
R. — Vous n'avez peut-être pas exécuté le montage exactement d'après les données du n° 99. Les selfs ont la même valeur que celles données pour le C. 119 et C. 119 bis dans les n° 73 et 74.

Vous adressons la brochure dès paru-

tion.

**G 296. — A. Bardoux, à Saint-Lez-Pernes.

R. — Avec la poste dont vous entreprenez
la construction, les résultats sont plus ou
moins certains; ils sont en fonction directe
de votre habileté, de votre pratique en réaction ordinaire et surtout de votre patience.

— Pour l'utilisation que vous désirez faire,
nous préférons vous orienter vers les postes
à résonance (genre C. 119 et C. 119 bis), en
leur adaptant les dispositifs « Réflex ». 89,
96, 100.

96, 100.

R. — Vous pouvez sans crainte construire une détectrice à réaction d'après shémas parus dans « Antenne » 83 et 85, en utilisant des selfs interchangeables (fonds de panier ou nids d'abeilles). Le poste à galène ne vous donnerait que de maigres résultats.

2 G 298. — Léon Reimund. R. — La position I vous R. — La position I vous donnera de bons résultats, mais construisez un prisme de 4 fils. (Voir à ce sujet « Antenne » 97.). — Le montage à résonance vous donnera d'excellents résultats

d'excellents résultats

2 G 299. — Antoine Chaix, à Marseille.
R. — Vous adressons la brochure les « C.
119, C. 119 bis » dès parution.

— Les perturbations qui troublent vos réceptions proviennent certainement du voisinage trop immédiat de votre antenne avec la ligne téléphonique.

— Placez devant HF une nouvelle HF à résonance identique à la suivante. Placez un commutateur permettant de reporter la première grille sur la deuxième, éliminant ainsi la première lampe, facilitant de ce fait les réglages qui sur 2 HF + 1 détectrice seraient trop compliqués.

2 G 300. — Georges Robeym, à Evre (Bel-

₹ G 300. - Georges Robeym, à Evre (Bel-

gique).
R.— Les variomètres ont au rotor 50 spires 7/10 et au stator 60 à 70 spires du même

- La self S aura 1.400 tours (Q.S.T. nº 2). R. — Après votre dispositif HF vous pouvez certainement brancher un ampli BF d'après Antenne > 39. Vous pouvez également utiliser des selfs

— Ferons paraître prochainement un arti-cle sur la transformation d'un C. 119 devant fonctionner sur alternatif.

₹ G 310. — L. Sergent, à Paris.

R. — Le cadre que vous avez tendu au pla-fond n'est malheureusement que trop petit. Adressez-nous un schéma afin que nous puis-sions donner une suite favorable à votre de-

G 311. — C. Lefebvre, à Beauvais.
D. — Poste à galène utilisant eau ou gaz comme antenne?
R. — Voir à ce sujet montage dans n° 95,
96, 97.
— Construies

Construisez un support à deux galettes,

dont une mobile, pouvant toucher l'autre ou en être écartée à 90°.

— Construisez un jeu de galettes nids d'abeilles de 25, 35, 45, 75, 100, 200, 300 (n°* 91, 71, 56).

R. — La combinaison la plus intéressante pour faire un poste 1 HF, 1 détectrice, 1 BF, semble d'exécuter le montage à résonance, genre C 119 bis, décrit dans Q.S.T. n°° 6 et 8. — Votre antenne pourra être en V, faite avec du fil cuivre émaillé 20/10.

© G 313. — Guy Gay, de Dernon.
Q. — Choix d'un poste de réception possédant un nombre de lampes inférieur à 5, permettant d'obtenir d'excellents résultats à Limoges, sur antenne intérieure?
R. — Construisez un cadre de 2 mètres de côté comportant 30 spires espacées de 1 cm., 20/10 cuivre nu.

— Employez un poste monté d'après don-

— Employez un poste monté d'après don-nées de l'« Antenne » 89, 96, 100 (montages Réflex).

₹ G 314. — A.M., Montmartre, R. — Pour recevoir les P.T.T., vous auriez intérêt à transformer votre dispositif d'accord direct en tesla. Employez selfs interchangeables. Pour reconnaître les poles des fils d'écouteurs, voir « Antenne » 99.

fils d'écouteurs, voir « Antenne » 99.

P. 225. — Dumaine, Paris.

R. — Prenez pour G.O. 30 spires; pour P.O.

10 spires. Le cadre universel décrit peut être
utilisé. On n'utilise généralement pas le montage Tesla quand on reçoit sur cadre. Si vous
recevez sur galène, vous n'avez aucune bobine
à mettre en série avec le cadre. — Branchez
le condensateur en parallèle sur le cadre, et
le système détecteur écouteur en dérivation
sur cet ensemble.

P. 226 — Delacoux Bécondes-Bruwères.

₹ P. 226. — Delacoux, Bécon-les-Bruyères. R. — Montez la lampe de couplage avec détection par galène décrite dans le n° 92 de l' « Antenne ».

R. — Vous aurez du mal à recevoir les pos-tes étrangers sur galène. Avec une antenne unifilaire de 60 à 100 m. aurez peut-être Chelmsford. Voyez description de poste à ga-lène à « La Page des Galéneux ».

BOBINES NID D'ABEILLE FIL DIVISE

AUX MÊMES PRIX QUE LES ANCIENNES

Demandez la Notice N. Etablissements GAMMA, 15-16, Rue Jacquemont, PARIS (17e)

Chèques postaux Nº 595-84 Téléphone : Marcadet 31-22 Sammann and the same and the sa

en nids d'abeille pour les grandes ondes, et pour les petites ondes des selfs à une seule couche, dont les spires seraient espacées de 1 à 1 m/m 5.

1 à 1 m/m 5.

2 G 302. — Roger, à Maing.
R. — Votre antenne n'est cependant trop longue et vous devriez pouvoir obtenir les anglais avec plus de force.
— Vous conseillons d'utiliser un Reinartz à selfs interchangeables, dont description a été donnée dans « Antenne » 92.

2 G 303. — Levasseur Armand, Paris, R. — Vous adressons n° 76, donnant moyens d'utiliser le secteur continu en vue d'alimenter la plaque et de chauffer le filament.
— Vous adressons les « C. 119 et C. 119 bis» dès parution, contre remboursement.

dès parution, contre remboursement. 2 G 304. — J. Gontier, à Barcelone R. — Vous pourrez certainement fa

R. — Vous pourrez certainement faire suivre votre détectrice de 2BF, d'après « Antenne » 39. Utilisez des selfs interchangeables.
— En ce qui concerne l'alimentation de la plaque par continu (voir « Antenne » 76.

— En cas de chauffage sur secteur réduit, nous ne vous conseillons pas l'emploi des lampes à faible consommation.

2 G 305. — F. Brizet, à Cognac.
R. — Vous adressons la brochure dès parution

 Vous aurez certainement d'excellents résultats avec un C. 119 bis sur antenne de 25 mètres. Utilisez des matières premières d'excellente qualité.

₹ G 306. — L. Porcheron, à Levallois. R. — Vous adressons la brochure « les C. 119 et C. 119 bis» dès parution, contre remboursement.

Votre antenne aura certainement une forme très bizarre, mais rien ne s'oppose à ce que son rendement ne soit pas acceptable.

R. — Trouverez détails de construction d'une batterie de 80 volts dans les n° 98, 91, 82, 80, 79, 76, 67.

≥ G 308. — Victor Georges, à Boulogne-sur-Mer.
R. — Faisons nécessaire pour l'expédition

des cours par correspondance.

— Le schéma que vous nous soumettez est exact, mais il est préférable de l'alimenter avec accus.

- Sur antenne de 30 mêtres vous aurez d'excellents résultats. © G 309. — L. Leysen, à Malines. R. — Vous adresserons contre rembourse-ment n° 7 du Q.S.T. ₹ P. 228. — De Rolland, Boulogne. R. — Voyez réponse ci-dessus.

P. 229. — Vermot, Puteaux.
R. — Montez le casque en dérivation sur le contact intermittent vis de réglage. Lame vibrante. Ne pas employer un casque de prix pour cet usage.

P. 230. — Floucand, Lyon.
R. — Excuser notre erreur, le fil chiné rouge doit être relié au + 70.

P. 231. — Mougne, Clermont-Ferrand.
R. — Dans un reflex à 4 lampes, les accrochages parasites couvriraient toute réception.
Le montage S.T. 100 (Antenne no 78) vous donnera les résultats désirés.

P. 232. — Tabusse, Montpellier. R. — 1º Nous vous adressons le numéro demandé.

2º Pourquoi voudriez-vous que nous déro-gions à nos principes en votre faveur ? 3º L'appareil que vous citez a donné des ré-sultats remarquables, mais doit être bien dif-

ficile à régler. P. 233. — Abonné 129-3. R. — 1º Tout possesseur ou concessionnaire d'un brevet a le droit d'exiger le payement de

licences de la part des constructeurs appliquant ce brevet à leurs appareils, 2º On trouve la licence chez le propriétaire

du brevet.

P. 234. — R. Gada, Le Perreux.

Vous avez redécouvert un principe déjà
connu (Cf. Gutton, La lampe à 3 électrodes,
p. 169-170). Nous vous remercions de vos
schémas que nous esalerons de faire passer en Tribune Libre.

₹ P. 235. — G. Lolier, Avehron.
 R. — Réduisez votre antenne à 100m, mais montez-là en fil de cuivre 15/10. Employez un Reinartz pour P.O., un C. 119 ter pour G.O.

₹ P. 236. — Comitti, Crèvecœur. R. — Pour les étrangers, les autorisations d'installation d'appareils de réception doivent être demandées au Sous-Secrétariat des P.T.T. Le délai demandé dépasse généralement plu-

sieurs mois.

P. 237. — Gheysen, Roubaix.
R. — Le montage super hétérodyne a été décrit dans l'Antenne n° 45 et dans le S.T.

Le casque dont vous parlez est excellent, quoique vous en pensiez. P. 238. — Cahalo, aPris. R. — Vos schémas sont exacts, mais le gaz

NATIONAL-RADIO

présente ses nouveaux modèles -:- 1925 -:-

C. 119 TRANSAT SUPER-TRANSAT

Demandez le nouveau Catalogue aux Ateliers, 18, rue de Passy, PARIS (16*)

constitue une antenne désastreuse. Montez plutôt une petite antenne intérieure.

P. 239. — R. Byl, Glain-lez-Liége.
R. — 1º eL montage en question descendra aussi bas que vous voudrez si vous employez les bobinages appropriés. Toutefois votre antenne est beaucoup trop longue pour les P.O.
2º Le phénomène signalé est normal. Il indique que la lampe ne fonctionne pas sur une partie riguoreusement droite de sa caractéristique.

ristique.

3º Voyez l'Antenne nºs 89 et 96.

3º Voyez l'Antenne nºs 89 et 96.

2º P. 240. — Delalande, Azay-le-Rideau.
R. — Les pièces métalliques de votre commutateur forment un condensateur de capacité suffisante pour livrer passage aux courants de haute fréquence. Rien d'extraordinaire donc à ce que l'audition persiste quand votre commutateur est ouvert.

Il n'existe pas sur le marché de haut-parleur présentant les qualités que vous exigez. Ii existe simplement des appareils plus ou moins mauvais suivant les marques.

2 P. 241 — Champendas Hussein Dev. Al-

? P. 241. - Champendas, Hussein Dey, Al-

R. — La détectrice à réaction à primaire et périodique a été décrite dans les nuémros 83, 85, 86 de l'Antenne, et dans le Q.S.T. nº 6.

P. 242. — Brice, vérificateur, Paris. R. — Vous n'atteignez probablement pas l'accord des grandes ondes, et n'entendrez la Tour que par suite de la grande proximité de ce poste. Montez une self fixe en série avec votre bobine d'accord.

votre bobine d'accord.

2 P. 243. — G. Guion, Saint-Cyr-sur-Mer.
R. — Il est possible que la proximité de ce
transformateur vous gêne, mais pas au point
de rendre toute audition impossible. Aurez
les Européens avec 1D + 1BF.

2 P. 244. — Desmarez, Chauny.
R. — 1° Trouverez dans le n° 94 schéma
analogue à celui que vous demandez.

2° Transfo BF:

Primaire: 5.000 tours.
Secondaire: 25.000 tours.
iFl 1/10 noyau de fil de fer au silicium de
1 m/m de diamètre. Bobiner le primaire, isoler soigneusement, bobiner ensuite le secondaire.

3° Employez 8 m/m de constantau 2/10, répartis entre 10 plots.

୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫୫

P. 245. — Lahaye, Andresy.
R. — Montez un C. 119 ter, dont vous devez posséder la description. L'ébonite est chère, cependant nous ne vous conseillons pas de la remplacef par autre chose. Votre idée est intéressante, mais est appliquée depuis longtemps dans l'écouteur Baldwin.

P. 246. — Le Freust, B.F.

R. — 1° Vos trois schémas d'antenne sont défectueux. Réunissent simplement les points dont les cotes sont 10 m. 50 ey 11 m. 50 par une cage à 4 fils, descente à une extrémité.

2° Chaque élément d'accumulateur donne 2V. Pour quatre volts il faudra donc 2 tubes à essal. Avec 20 tubes vous aurez après formation une batterie de 40V excellente.

3° Le condensateur dont vous nous envoyez le schéma convient très bien pour schunter une batterie HT.

R. — Faites une réclamation au bureau central de votre quartier (place Chopin). Nous espérons que Q.S.T. vous parviendra plus régulièrement.

P. 248. — Brodel, Pornes (P.-de-C.).
R. — Nous vous remercions de votre communication que nous essayerons d'utiliser.

P. 249. — Thery, 33° aviation.
R. — 1° Schema exact, sauf en ce qui concerne l'inverseur GO-PO.
2° Non, la self de résonance doit être fixe

2° Non, ha sen de resonance doit être nxe et les deux autres mobiles.
3° Non, branchez ce condensateur en parallèle sur votre batterie de 80V.
4° Voyez tableaux d'étalonnage des constructeurs

tructeurs.

R. 250. — R. Lepoittevin, Saint-Cloud.
R. — 1° Employez l'un des enroulements d'un transfo BF.
2° Dessinez les lettres en creux à l'aide d'un burin, empatez avec du blanc de zinc et essuyer l'excès avec un chiffon.
3° Nous préférons le modèle 5.

? P. 251. - Bouissaget Maurice, Trouville. R. — Le seul intérêt des montages Refiex est d'économiser des lampes et le courant de chauffage qu'elles nécessitent. Donc, v n'aurez pas de meilleurs résultats avec le flex qu'avec le poste que vous avez actuelle-ment. Même dans les conditions ou vous vous

AMATEURS de PROVINCE

Tous les Accessoires - Prix de Paris Expédition par retour du courrier Catalogue sur demande

H. SMITH, 49, rue de Lévis, 12
Renseign grainits pour montage R.C.S. 22

Nous en avons assez des bourreurs de crânes...

qui voudraient nous faire croire que la T.S.F. est à la portée des seuls nouveaux riches.
Il y a deux sortes de bourreurs de crânes :

1º Les ânes sayants subventionnés par les

1º Les ânes sayants subventionnes par les ânes officiels (sinon plus savants tout au moins plus décorés) pour affirmer qu'une antenne de 360 mètres (360 mètres!) est absolument indispensable dans la Drôme pour percevoir sur galène les prévisions météorologiques de la Tour Eiffe!

2º Ceux qui font l'âne pour avoir du son et qui, intéressés à la vente de postes à lampes compliqués à souhait et chers à plaisir, dépient aux postes à galène toute possibilité

nient aux postes à galène toute possibilité d'audition au-delà de 50 kilomètres — ou de 100 kilomètres avec beaucoup d'indulgence. NOUS EN AVONS ASSEZ DE CES BOUR-RAGES DE CRANES PLUS OU MOINS INTE-

Nous tenons à la disposition de qui voudra Nous tenons à la disposition de qui voudra les consulter des centaines de lettres autographes prouvant que sur des autennes de beaucoup moins de 360 mètres, tous les usagers du RADIO SNAP type « Régional » à galène ont dans le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Drôme et aussi les Bouches-du-Rhône ou le Var, une audition confortable non seulement de la Tour Efffel, mais de Radio-Paris, des P.T.T. de Chelmsford et de tous les concerts anglais.

Chelmsford et de tous les concerts anglais.

Et nous en avons d'autres moins nombreuses, mais probantes tout de même, qui prouvent que l'audition des radio-concerts américains est tout aussi possible sur galène que sur un poste à 32 lampes.

Sans doute ces témograges ont-ils le grave

finconvénient de contredire les saintes andouil-les officielles et... les mercantis qui ont le verbe haut et le bras long.

Tout de même, ami lecteur, si tu as pour 5 sous de curiosité, documentes-toi en lisant les documents authentiques et signés recueillis mar la a Reience Nouvelle et des Annications par la « Science Nouvelle et des Applications Pratiques ». Ca ne te coûtera que 25 centimes pour les frais d'envoi, et ça t'évitera de continuer à te faire bourrer le crâne par ceux qui en veulent à ton bon sens... et à ton porte-



13. Avenue d'Italie. - PARIS

trouvez celui-ci devrait vous donner des résultats bien supérieurs à ceux que vous indiquez.

- Boissy, Aubervilliers

R.—1° Vous devez démonter les tôles de votre transfo pour bobiner le secondaire de chausfage dont vous parlez.

2° Employez 10 pour le circuit à basse fension, 150 pour le circuit à haute tension.

 ₹ P. 253. — Prévot, Paris.
 R. — La self d'un bobinage dépendant du diamètre des spires, nous ne pouvons vous indiquer le nombre de tours. Voyez les tableaux d'étalonnage des différents constructeurs. La résistance de pille peut être varia-Dle.

? P. 254. — Didier, Levallois. R. — Employez des bobinages à une cou-che pour les petites ondes, des nids d'abeille pour les grandes ondes.

P. 255. — Delbos, Pantin.
R. — Voyez les articles de Grid Leak sur la construction des antennes d'amateur (Q.S.T.

m° 4 et 5). Pour le Petit Parisien, montez votre con-Mensâteur en série dans l'antenne.

P. 256. — R.S.G. 305.
R. — Votre batterie de plaque est épuisée, tet un de vos transfos BF (le dernier sans doute) est probablement très malade. Vérifiez aussi tous vos contacts, soudez-les si vous m'avez pas l'intention de modifier votre poste.

2 P. 257. — Roger, Clichy. "
R. — 1° Vos résultats insuffisants s'expliquent par la mauvaise disposition de votre antenne. Montez deux rubans de cuivre suivant les diagonales du plafond, isolés aux extrémité. Faites la descente au point central d'intersection.

Vous pouvez faire une coupure dans votre self, mais il serait préférable de l placer par des selfs interchangeables.

P. 258. — L. Claret, Paris.
R. — La tension à la sortie d'un dispositif fel que le votre ne peut être mesurée qu'avec un voltmètre électrostatitque. Le courant consommé par un voltmètre ordinaire est assez important pour entraîner une forte chute de tension dans l'enroulement du transfo BF qui sert de self de filtrage.

To BF qui sert de self de filtrage.

2 P. 259. — Liétard, Paris.

R. — 1° Avec la zincite plus qu'avec tout autre montage, il est nécessaire d'aller du simple au composé. Essayez séparément les deux montages que vous indiquez.

2° La longueur du fil n'a rien à voir avec la self d'un bobinage. Voyez la série d'articles parus dans l'Antenne sur ce sujet.

3° Employez du 5/100 dont la résistance au mètre est de 8 ohms.

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ!



Pour l'écoute des petites ondes et au casque, le transjo ATI servant de filtre est remplacé avantageusement sur le Tableau de Tension de Plaque par notre nouvelle Seif E 50 henrys (44 f.) permettant plus de débit, une tension plus élevée et la suppression totale de tout bourdonnement.

Transfos FERRIX, 64, r. St-André-des-Arts PARIS (6°)

4° Une antenne prismatique peut avanta-geusement comporter 4 brins. Pour un cadre employez 30 spires de 1 m2.

P. 260. — Mous, Talence.
R. — Votre antenne est convenable, et les résultats que vous obtenez en sont la preuve. Nous ne pouvons vous renseigner sur le poste entendu, n'ayant pas de service permanent d'écoute. Vous envoyons les numéros deman-

P. 261. — Arnould, Charente.
R. — 1° Le transfo d'entrée d'un ampli BF à résistance peut avoir un rapport égal à 1/5.
Il n'est pas indispensable et peut être remplacé par un système résistance capacité. 2º Les super-micro vous donneront les résultats que vous espérez.

P. 262. — Vincent Byland, Grenoble. R. — Voyez l'article « Le Tungar d'Amateur » paru dans les numéros 79 et 83 de

P. 263.— Buatois, Paris. R. — Voyez les articles parus dans le nº 91 R. — Voyez les a de l' « Antenne ».

₱ P. 264. — Hervé, Paris.
R. — 1° 4 éléments de pile sont nécessaires
pour charger votre batterie.

P. 264. — Hervé, Paris.
R. — 1° 4 éléments de pile sont nécessaires
pour charger votre batterie.

P. 264. — Hervé, Paris.
R. — 1° 4 éléments de pile sont nécessaires
pour charger votre batterie.

P. 264. — Hervé, Paris.
R. — 1° 4 éléments de pile sont nécessaires
pour charger votre batterie.

P. 264. — Hervé, Paris.
R. — 1° 4 éléments de pile sont nécessaires
pour charger votre batterie.

P. 264. — 1° 4 éléments de pile sont nécessaires
pour charger votre batterie.

P. 264. — 1° 4 éléments de pile sont nécessaires
pour charger votre batterie.

P. 264. — 1° 4 éléments de pile sont nécessaires
pour charger votre batterie.

P. 264. — 1° 4 éléments de pile sont nécessaires
pour charger votre batterie.

P. 264. — 1° 4 éléments de pile sont nécessaires
pour charger votre batterie.

P. 264. — 1° 4 éléments de pile sont nécessaires
pour charger votre batterie.

P. 264. — 1° 4 éléments de pile sont nécessaires
pour charger votre batterie.

P. 264. — 1° 4 éléments de pile sont nécessaires
pour charger votre batterie.

P. 264. — 1° 4 éléments de pile sont nécessaires
pour charger votre de pile sont nécessaires
pour charger de pile sont néces de pile sont

Réunissez le « plus » de la pile au 2 Redmissez le c plus y de la plie au
 2 plus y des accus.
 3° Le tuyau de plomb a 2 à 3 cm. de diamètre ; le vernir soigneusement à la partie supérieure.

P. 265. — Brépoels, Liége.
R. — 1° Pour les courtes longueurs d'ondes la lampe H.F. est en effet inutile : les oscillations H.F. traversent le condensateur grille plaque sans être amplifiées.
2° et 4° Votre Reinartz doit vous donner les amateurs et descendre à 80 m.
3° Le compensateur doit avoir une capacité max. de 1/16.000.

max. de 1/10.000.

P. 266. — Chevalier, Cognac.
R. — 1° Dans le schémas du C. 119 ter, templacez le circuit d'accord de la première H.F. par le secondaire de votre transfo H.F. — Montez une lampe H.F. dans le circuit plaque de laquelle sera placé le primaire du transfo-circuit d'accord normal dans le circuit nile

Le schéma de l'ampli B.F. que vous demandez a passé dans le « Q.S.T. » n° 8.

P. 267. — Prades, Narbonne.
R. — Vous employez mal vos bobinages.
Pour Radio-Paris et Chelmsford, il faut employer 150 sp. à l'accord, 200 à la résonance, 100 à la réaction.

P. 268. — Tronchère, Paris.

R. — Votre schéma est inexact. De plus il est tout à fait inutile d'employer pour la réaction du circuit d'accord tion des galettes séparées du circuit d'accord proprement dit.

Voyez l'ouvrage de M. Alindret « Les Montages C. 119 » et réalisez un des postes qui sont décrits.

P. 269. — Girard, La Garenne-Colombes.
R. — Schéma entièrement faux. Reprenez le schéma paru dans le « Q.S.T. » et montez les connexions une à une en les surchargeant d'un trait de crayon au fur et à mesure. Ainsi vous serez sûr de ne rien oublier.

P. 270. — Barbey, Deauville.
R. — Toutes les marques de lampes et de transfos B.F. que vous nous indiquez sont également bonnes. Le haut-parleur mentionné est

également excellent. ? P. 271. — Roger Lehoux, Paris. R. — La self d'arrêt du montage C. 119 ter doit être placée entre la connexion qui va au compensateur et l'écouteur, c'est-à-dire là où dans le C. 119 bis on placerait la self de réac-

P. 272. — G. Deloron, Paris.
 R. — Voyez les tableaux d'étalonnage des

constructeurs 2° Un transfo de sortie est très utile pour

protéger les écouteurs ; 3K Les deux condensateurs variables ont une capacité de 0,5/1.000 mf.

P. 273. — Hansherr, Orléans.
R. — Pour les grandes ondes remplacez vos bobinages en vrac par des nids d'abeilles interchangeables accordés à l'aide d'un condessation des la laide d'un condessation de la laide de la laide d'un condessation de la laide de laide de la laide de la laide de laide de la laide de la laide de la laide de laide de la laide de laide de laide de laide de la laide de laide de laide de laide de laide de la laide de laide de la laide de laide de laide de laide de la laide de la laide de la laide de laide de laide de laide de laide de la laide de laide de laide de laide de laide de la laide de la laide de laide de la laide de laide de la laide de la laide de la laide de laide de laide de la laide de laide de laide de la laide de laide de laide de la laide de laide de laide de laide de laide de la laide de la laide de la laide de laide de laide de laide de laide de la laide de laide laide de l

densateur variable.

Pour les petites ondes, montez un Reinartz deuxième manière décrit par le « Q.S.T. Fran-

çais ». Votre antenne a une longueur d'onde propre de 450 mm.

P. 274. — Beaudais, Bayeux.
R. — Etant donné votre situation géographique le C. 113 bis doit vous donner les Francais et Anglais sur antenne intérieure. Aban-

donnez le secteur qui est un collecteur d'ondes bien incertain.

P. 275. — Péricat, Châteaudun. 1º Le schéma présenté est correct; 2º Prenez 0,5/1.000 à la résonance; 3º La self résonance dolt être plus forte

que la self d'accord ; 4º Vos réglages seront modifiés ;

4° Vos réglages seront modifiés ; 5° Les Reflex n'ont jamais eu la réputation e montages sélectifs ; 6° La longueur d'onde ne dépend que des de

selfs employés;

7° Conservez le rapport 1/5 — 1/10 est bon
pour la graphie, mais déforme trop la phonie;

8° De montage est inférieur à 1D+2BF.

P. 276. — Mousnier Deschmyn, Nontron. R. — Le son de triange que vous entendez indique que vous avez accroché Hambourg, Brême ou Hanovre.

 P. 277. — Un grincheux de l'Indre.
 R. — Il faut considérer non le sens de l'enroulement des bobinages mais le sens de rien-culation du courant dans ces bobinages. Si on suppose que le courant part du point com-mun pour aller vers la grille et vers la plaque, il doit tourner en sens inverse dans la self de réaction et dans la self d'accord pour un observateur placé soit à droite soit à gauche des deux bobinels. Votre expérience ne fait que confirmer la théorie.

P. 278. — Memazure, Bellême.
R. — Votre dispositif est normal, le voltage mesuré également. Ce système est pratiqué depuis longtemes par une foule d'amateurs. Il exige que les deux accus soient exactement dans le même état sinon l'un se déchargerait dans l'autre jusqu'à égalisation des forces électro-motrices.

P. 279. — Thillay, Sannois.

R. — Voyez l'ouvrage de M. Alindret : Les Montages C-119.



P. 280. — Champion, Varennes.
R. — Le sifflement que vous entendez n'est autre que l'onde porteuse du poste que vous écoutez ; découplez votre réaction ou employez un nombre de spires moins élevé.

₹ 115. — P. Camus, Les Lilas (Seine).

R. — Impossible de vous indiquer une maison, près de chez vous, susceptible de recharger vos accumulateurs. Ceux-ci ont dû être mal chargés ou chargés trop rapidement ce qui explique qu'ils ne « tiennent » pas.

2 116. — Pinet, Verneuil. R. — Tous renseignemen

R. — Tous renseignements relatifs à la construction du C. 119 bis ont paru danss l' « Antenne » et le « Q.S.T. Français ».

2 117. — Ranglaret, 61, R.A.D., Metz.
R. — Vous pouvez charger les accus sans
modifier le dispositif, le courant de charge
sera seulement un peu supérieur au courant
de charge normal. Vous pouvez ramener ce
courant à sa valeur normale en insérant en série avec l'accumulateur une résistance de

0 w. 5.

2 118. — L. Prieur, à Tours.

R. — Pour former votre batterie, procédez à plusieurs charges et décharges à un régime inférieur au régime de charge normal. Yous assurez les décharges sur une résistance de valeur convenable. Vous pouvez estimer grosso modo la capacité de votre accumulateur par le procédé que vous indiquez. Les recharger au moyen d'un courant de valeur égale au dixième de la capacité d'accus, exprimés en AH. au régime de 10 h. Pour la recharge, il existe des vibreurs, des valves thermoïoniques, des soupapes électrolytiques, etc. Voyez les études nombreuses parues à ce sujet dans l' « Antenne » et le « Q.S.T. Français », et bien d'autres revue. Vous pouvez charger votre accu par intermittences.

2 119. — Gr. Osthin.

tre accu par intermittences.

2 119. — Gr. Osthin.
R. — Vous trouverez certainement des transformateurs de 220 v., fonctionnant dans les conditions que vous désirez. Ecrivez aux constructeurs ou faites-le vous-même. Vous pouvez encore coupler deux transfos 110 v., primaires en série, secondaires en parallèles, mais cela exige certaines conditions de la part des transfos et une vérification, du reste facile, du sens du couplage, qui n'est pas indifférent. Branchez le voltmètre aux bornes de l'accumulateur, et l'ampèremètre en série sur le circuit de charge ou décharge. En temps normal court-circuitez l'ampèremètre que vous absorberez en pure perte une partie de l'énergie.

2 120. — Dupuis (?), rue Gamtetta à Saint-

2 120. — Dupuis (?), rue Gamtetta, à Saint-

Ouen.

R. — Votre antenne est suffisante. Vous avez certainement fait une erreur de montage ou bien vous n'employez pas les selfs qui con-viennent. Vérifiez également la tension de vo-tre batterie-filaments (4 v.) et celle de plaque (40 v à 90 v.).

2 121. — Durand, rue Clapeyron.
R. — Votre solution est parfaitement admissible. La superréaction est difficile à manier avec fruit, sans une grande habitude des postes à lampes.

₹ 122. — Auzecy, Bellefontaine. R. — Votre schéma est correct. Rétablissez votre antenne. Vérifiez le degré de charge de

2 123. - Baltau, rue Marceau, Montreuil-

sous-Bois.

R. — Mettez un condensateur réglable en série avec votre antenne dont la fondamentale est trop grande pour que vous puissiez rece voir directement le P.P. - Daviau, Vilniers.

R. — Mettez votre récepteur dans une cage de Faraday. Antenne perpendiculaire à la li-gne, ou cadre.

gne, ou cadre.

2 125. — P. Massias, rue du Château, Boulogne-sur-Seine.

R. — Le brevet des P.T.T. est obligatoire.
Suivez des cours plus complets que ceux des Arts-et-Métiers qui sont des cours de vulgarisation. Ecrivez à l'Administration des P.T.T., Service de la T.S.F., 103, rue de Grenelle, pour documents administratifs.

2 126. — Lesbordes, Lille.
R. —Schéma correct mais branchez un condensateur variable de 0,005 aux bornes de votre self secondaire. Transformateur rapport 1/5 et 1/3.

2 127. — J. Rayère, rue Linois, Paris.
R. — L'adjonction d'une B.F. est possible avec le poste en question ; remplacez alors le téléphone par le primaire de votre transformateur. La réception en haut-parieur avec un tel poste est alors possible avec une parte par le primaire de votre transformateur. tel poste est alors possible avec une antenne suffisante. A une résistance de 500 kms, 3 fils de 30 mètres peuvent convenir.

2 128. - Brillat, route de Sartrouville, Le

R.— Le montage d'un poste à superréaction a déjà été publié dans l' « Antenne ». La fon-damentale de votre antenne est approximati-vement de 400 mètres. Impossible de vous in-diquer les postes que vous recevrez, cela dé-pend de bien des facteurs.

2 129. — H. Plassac.
R. — Vous y trouverez les principales stations françaises et étrangères. Pour avoir la liste complète des indicatifs de bateaux, consultez l'annuaire officiel international des stations de bond et étailes cêlifiques et les la les des la les des les

valeur de votre condens international des stations de bord et stations côtières.

Vous trouverez dans l'annuaire dont vous nous parlez beaucoup de renseignements utiles à l'amateur TK3. Merci VX Vieux.

2 130. — Fr. Gillet, boulevard Henri-IV.

R. — Ces battements sont dûs à des oscillations locales de votre récepteur. Modifiez la valeur de votre condensateur ou résistance de grille, de manière à ce qu'ils deviennent des grille, de manière à ce qu'ils deviennent de Nombreux

POSTES DE T. S. F. D'OCCASION

et accessoires

Liste envoyée gratuitement

SCIENTIFIC - OCCASION

101, rue de Rennes, PARIS (6º)

ACHAT, ECHANGE, VENTES A LA COMMISSION La maison ne s'intéresse qu'aux appareils de marque

RENOVEE P. P.

Spécialité de Microscopes d'occasion

plus en plus rapides et que finalement ils dis-paraissent. Vous aurez alors une bonne réception.

tion.

2 131. — R. Pincet, Paris.

R. — Le schéma que vous nous envoyez n'est pas conforme à la description que vous nous donnez de votre poste. Vous parlez de deux lampes ; il n'en est représenté qu'une. De plus votre montage ne convient pas. Branchez la self du circuit d'antenne, entre l'antenne et la terre, avec le condensateur, en dérivation sur cette self pour les ondes moyennes et en série pour les ondes courtes. (Voir les schémas publiés bien des fois à ce sujet). Le condensateur de grille doit avoir 0,00015 microfarad et la résistance qui le shunte 4 mégohms. Renvoyez-nous votre schéma exact pour détails plus précis.

₹ 132. — Deffour, Paris. R. — Il n'y a pas grand'chose à faire, sinon de monter un cadre et un poste à lampes.

2 133. — H. Dessoulier, rue Feydeau, Paris. R. — Votre montage peut convenir, mais il vous faudra également metire un filtre sur le circuit filament, car la tension du secteur continu varie avec le temps (harmoniques des

2 134. - Maurice Reilloc. R. — Prière de nous envoyer voire adresse, afin que votre schéma vous soit retourné avec

annotations.

Vtrifiez vos transfos B.F., le sens des enroulements, les tensions de plaque et de chauf-

Si vous recevez mal les P.O., cela vient de ce que vous employez des selfs trop forts.

2 135. — Bruyère, ingénieur, St-Etienne. R. — La capacité de 2/1.000 ne nuira pas à l'audition mais pourra rendre les réglages plus difficiles, notamment pour les P.O., à moins que vous n'utilisiez un vernier.

₹ 136. — A. Gérot, boulevard Flandrin. R. — Votre montage est correct. Vérifiez vos batteries. Reliez les circuits magnétiques de vos transformateurs B.F. au +80 v. La déformation de la voix peut provenir de ce que vous écoutez la téléphonie en « ac-

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

EMC 2, rue de Paris, CLICHY-SEINE

SES VALVES ET FILTRES pour utiliser le courant : alternatif ou continu : pour la tension plaque

croche ». Vérifiez aussi votre résistance de grille dont la valeur peut avoir varié.

2 137. — Grojean, Knutange (Moselle). R. — 1 m. 50 de côté, 4 à 5 spires pour P.T.T., 20 à 30 pour Radiola et F.L. Faire une coupure après la cinquième spire ; fil 6/10.

≥ 138. — Un débutant 6-25. R. — Votre montage est faux. Referez aux schémas de détectrices à réaction déjà publiés par l' « Antenne ».

2 139. — Basque.

R. — Regrettons vivement, mais ne pouvons vous conseiller tel ou tel constructeur. Demandez aux deux maisons en question leurs références... et choississez.

2 140. - Robert Nezelot, rue de Paris, Joinville-le-Pont. R. — Schéma correct. Transformateur rapport 1/5.

2 141. — P. Rabilloud, place Jean-Achard, Grenoble (Isère).

R. — Essayez la réception sur cadre. Vérifiez vos batteries qui sont peut-être déchargées.

2 142. — Dejean, Tourons.

R. — Dans montage à résonance, vous pou-vez employer un condensateur shunté. 2 143. - Battin, Paris.

R.— La terre au +4 ssens indiqué sur le schéma en question. Si vous ne recevez pas d'autres posstes, cela fient sans doute è ce que vos réglages ne sont pas faits assez minutieusement ou que votre amplification n'est pas suffisante.

₹ 144. — M. R., à Creil. R. — Le montage que vous nous soumettez est parfaitement correct.

RECHARGEURS D'ACCUS SUR COURANT ALTERNATIF MARCHE PARFAITE GARANTIE

RECHARGE LES 4 ET 80 VOLTS francs

En Vente: BAZARS, ELECTRICIENS

Et A. JEANNIN, 28, rue Eug.-Jumin PARIS (19°)

Galène du «Pierrot Chanteur»


Sélectionnée par un personnel d'élite sur appareils pendant les heures d'auditions.

Sensibilité incomparable - Sonorité merveilleuse
LE MORCEAU : 5 FRANCS
Franco contre mandat-poste . 5 fr. 50

Agent général pour le gros et le détail :

ZECHT — RADIO-PERLESS
56, avenue de Paris, 56 — VINCENNES

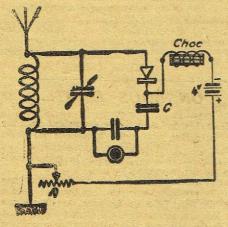Voici pour les galéneux un montage amplificateur sur galène, facile à réaliser et dont le fonctionnement est certain. Voici les qualités dont il peut se réclamer: 1° Re-cherche facile des émissions; 2° Marche régulière et fixe, le point sensible n'étant



que très peu affecté par les parasites, même forts; 3° Amplificateur indéniable. C est un condensateur de 6 à 10 milliè-

mes de microfarad; R est une résistance réglable à trait de graphite et manette.

Il faut une galène ayant une surface assez plane, de la grandeur d'une pièce de 2 francs. Entre la pointe flexible de cuivre et la galène, on interposera une petite pastille de charbon de cornue, d'un demi millimètre d'épaisseur et de 4 m/m de diamètre. La pression de la pointe sur la pastille peut, dans certains cas, être forte et même très forte, quelquefois légère; mais il y a une certaine marge dans le réglage.


8388888888888888888888888888888888

« L'Antinus », breveté S.G.D.G., remplace les antennes par les 2 fils du secteur électri-que. Réception sur galène à 1.500 km. Demandez références pour votre département.

PRIX SPECIAL pour les lecteurs de « L'Antenne »: 10 francs, port en plus.

Tous renseignements techniques et références contre timbre de 0 fr. 25, à M. Pierre LEROY, constructeur, à Ermont (S.-et-O.).

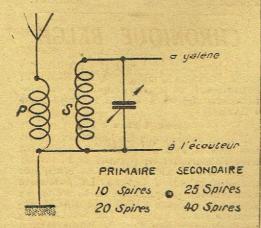Fonctionnement. — L'accord de l'antenne étant d'abord réalisé, on place la pastille de charbon sur la galène, puis la pointe de cuivre en contact léger avec la pastille. On manœuvre la manette de R jusqu'à ce que



l'on entende un souffle très léger dans les écouteurs. Cela étant obtenu, on fait marcher la manette dans le sens opposé, jusqu'à extinction du souffle. On déplace, si cela est nécessaire, la pastille et la pointe, jusqu'à ce qu'on ait trouvé une surface sen-

L'audition étant établie, on manœuvre R dans le sens du minimum de résistance, et

LA GALÈNE .ambda"

sélectionnée sur l'émission anglaise de Cheimsford (et non sur Buzzer)

est sensible en tous points

ATELIERS LEMOUZY

42, avenue Philippe-Auguste, 42 PARIS (11°)

Ex-fournisseur de l'Armée GROS - DEMI-GROS - DETAIL

Echantillon: franco 3,50 Téléphone: Roquette 65-55



cela très lentement, jusqu'à amplification maximum de l'audition. Il existe un point critique qui assure pour le réglage de R la meilleure amplification.

J'ai imaginé ce montage il y a plus d'un an, et je m'en sers depuis cette époque; il me permet, à 450 kilomètres de Paris et plus de 800 kilomètres des postes anglais, d'entendre la plupart des émissions téléphoniques avec une pureté parfaite, et une intensité qui permet de suivre sans aucune fatigue et sans perdre une syllabe de ce qui

Pour la réception des petites ondes, on se trouvera bien d'assurer l'accord d'un secondaire par un condensateur variable faible capacité; ce secondaire sera relié au primaire par le côté de la self opposé à la galène, le primaire étant connecté par l'ex-trémité reliée à la terre.

Je serais reconnaissant aux amateurs qui voudraient bien me faire part de leurs ré-sultats, et je leur donnerai tous renseignements complémentaires.

Louis Mercier,

Avez-vous essayé ce montage?

« Avez-vous essayé ce montage ? » de-mande M. A. Leclerc (Antenne n° 96) en présentant une interprétation du Tesla plus que classique. A cela je réponds : Je n'ai pas l'intention de le faire.

A mon avis, il y a trop de capacités, donc trop d'amortissemnt sur les deux circuits. En outre, les fortes capacités en série sur le circuit antenne terre sont à peu près inopérantes sur le réglage. Avec 5,5 microfarads, et faute d'une self appropriée, mon confrère amateur n'a pu s'accorder sur F.L. puisque la manœuvre de son condensateur variable était sans effet. Je serais aussi curieux de savoir où M. A. Leclere a trouvé qu'un transformateur joue le rôle d'une self d'arrêt pour les courants de fréquence radio.

de fréquence radio.

Ceci dit, je décris mon poste à galène, celui que j'utilise en égoïste lorsque je veux entendre nettement un concert parisien. J'ai critiqué, et n'aurai pas à me plaindre si je le suis moi-même.

Le croquis ci-contre, bien que schématique, indique en plan la disposition des organes. C'est le Tesla ordinaire, car que faire avec une seule galène! Les figurines audessous indiquent quelques détails en vue de faciliter l'usage du poste tout en protégeant les installations contre les court-circuits. Tout intercept ou autre dispositif amortisseur est inutile pourvu que les con-densateurs soient sûrs et protégés.

densateurs soient sûrs et protégés.

P et Q sont deux planchettes en bois, distinctes, chacune montée sur quatre petits tasseaux. Toute tige qui traverse le bois est pourvue de deux rondelles iso.

AB et EF sont deux condensateurs variables de 5/10.000 à vernier; HK est un fixe de 2/1.000; CD et GH sont des selfs amo-

෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯

GALENE : Qualité très sensible, lots sélectionnés par petites morceaux à liquider, prix absolument exceptionnel. Ecrire: N. M. P., 33, rue de Lubeck.

vibles et interchangeables. Les suports, fixes, sont disposés pour maintenir les bo-bines verticalement le long du bord de cha-


GI est un détecteur à galène bien choisie.

HE est un fil souple de lumière. Les autres connexions BC, GF et KI sont des bandelettes de cuivre non appliquées sur les planchettes.

La planchette P est, à elle seule, un poste complet, bien suffisant lorsqu'on ne craint pas les brouillages.

Pour l'employer, supprimer la connexion EH. Antenne en E, terre en H. Casques d'écoute en HL et KL. Le choix de la bobine dépend des conditions du secteur. Dans mon cas, je réussis assez bien en choisissant une bobine dont les longueurs d'onde indiquées ou connues comme maxima et mini-

SPÉCIALITÉ DE GALÈNES

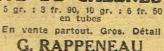


G. RAPPENEAU 79, rue Daguerre, PARIS R. C. Seine 58.979 ma comprennent celle de l'émission cher-

L'accord se fait par la manœuvre du con-densateur E.F. Il est relativement peu pré-cis, et le vernier au condensateur serait inutile si l'on n'avait pas l'intention d'utiliser la planchette Q.


Pour l'usage en Tesla, laisser les casques en HKL, établir la connexion HE. Anten-ne en A, terre en D.

Coupler fortement les bobines, c'est-à-dire approcher l'une de l'autre les deux planchettes jusqu'à ce que les bobines soient accolées l'une à l'autre. Cherchez l'émission par un choix judicieux de la bobine GH et la manœuvre du condensateur EF. Si deux bobines réussissent, prendre de préférence la plus forte.

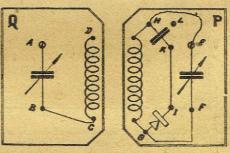Puis découpler peu à peu, en maintenant l'audition maxima par la manœuvre alternative des deux condensateurs. Au besoin, changez la bobine CD. On se familiarise





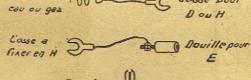



vite en ce qui concerne le choix des bobines. Le découplage s'effectue soit par rota-tion (sur la table) d'une des planchettes, soit par translation en maintenant les deux bobines parallèles. En agissant lentement et minutieusement, pour les premières fois, car ensuite on a des repères, on parvient à maintenir l'audition avec un découplage considérable. Lorsque, malgré toute la minutie de réglage, sans oublier celui du contact pointe galène, on ne perçoit plus l'audition que très faiblement, les circuits sont bien accordés. On recouple alors jusqu'à obtention de l'intensité d'audition suffisante. Le poste présente ainsi le degré de sélectivité maximum qu'il peut réaliser. L'audition est plus nette, et les parasites très ré-

Comme exemple, avec un montage moins parfait dans les détails que celui décrit cij'élimine complètement de Radio-Paris les battements de F.L., Radio-Paris de Chelmsford et inversement bien entendu, les harmoniques de F.L. des P.T.T., etc...

Je ne pense pas que dans la région parisienne on puisse, avec ce montage, enten-dre Radio-Belgique ou d'autres anglais que Chelmsford, à moins que ces derniers ne soient retransmis par Radio-Paris.

La longueur d'onde propre, inconnue pour moi, fournie par le secteur, est d'ailleurs un sérieux obstacle.

galéneux impénitent.

Nota. - J'ai posé directement les broches A et E dans les flasques en ébonite du des-

GALÈNE J. P.

ultra-sensible sélectionnée Echantillon contre mandat 2 f. 75 et 3 f. 75


J. BRUNET

6 bis, impasse Boucher, PARIS (17º) PORTE DE SAINT-OUEN



sus des condensateurs. Si on n'agit pas ain-si, il faut réunir par un fil de lumière isolé, chacune de ces broches à la borne du condensateur, et munir ces bornes de têtes en ébonite.

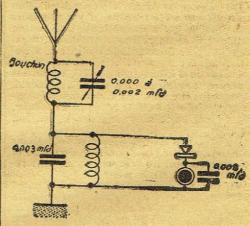Résultats obtenus avec potse Oudin à 2 curseurs, antenne en cage (4× 38 m., à 10 m. de hauteur); prise de terre: seau en



fer galvanisé enfoui en terre; casque Brunet (2×500 w.):

1° Bruxelles (8 km., 1,5 KW), à 40 cm. du

LE DETECTEUR QUI S'IMPOSE

est présenté à la FOIRE DE LYON Stand 79 - Groupe 9

Exigez-le de votre fournisseur Prix imposé: 8 francs

Etablissements VOLCANO 12, rue Hippolyte-Lebas - PARIS (IXº)

casque, toutes paroles compréhensibles;

musique dans toute la place; 2° Chelmsford (300 km., 25 KW) très con-

fortable, toutes paroles compréhensibles;
3° Radiola (300 km., ... KW) comme
Chelmsford (modulation moins bonne!);
4° Le jeudi et vendredi : Hilversum (160 km., 8 t W), plus fort que 1° et 2°. Modula-

tion exquise; 5° Un poste d'amateur bruxellois, en har-monique (1.400 m.) très fort; doit être au-dible à Paris (Radio-Atlanta, 22 h. 30).

J'élimine parfaitement Bruxelles avec

un bouchon (fond de panier et condensa-teurs variable à glissière, modèle à 9 fr.). Remarque: le contact galène-métal doit être très doux. J'emploie du fil très mince, de laiton (les chercheurs nickel vendus

dans le commerce valent moins). O. VANDENBOSCH.

Avant de monter un poste compliqué voyez si la détectrice à réaction ne vous donnera pas les résultats que vous désirez.

LES GALENES CRYSTAL 000

LA PLUS HAUTE RECOMPENSE Concours Lépine 1924 000

Employées par l'Etat 000

AGENCES à

DUSSELDORF

BARCELONE MADRID VIENNE

000 Conditions de Gros : UNIS-RADIO, 28, rue St-Lazare, Paris

Téléph.: TRUD. 27-37

Le Monolampe LECOQ

Montage unique Bté S.G.D.G. France, étrang. Réception des concerts français et étrangers Démonstration sur eau et gaz, secteur, chez

Maurice Lecoq, SEUL Constructeur 23, rue de la Cristallerie - PANTIN Tramways Now 21 et 29-A Références incomparables — Bédaille d'or: Paris 1924

UN CIRCUIT FILTREUR

Dans certains derniers numéros de l'An tenne, il y a des sans-filistes qui se plaignent que la réception des divers radio-concerts est beaucoup gênée et même complète-ment brouillée par divers postes côtiers qui émettent sur une longueur d'onde proche à celle des P.T.T., les Petit Parisien et les

Il y a aussi un grand nombre d'amateurs qui ne peuvent recevoir les Anglais quand les postes parisiens transmettent. Un remède à cet état d'affaires est d'avoir

un poste comprenant une ou deux lampes H.F. à résonance ou bien de marcher en Tesla. Toutefois ces montages nécessitent l'emploi de plusieurs condensateurs varia-bles et la manipulation de l'appareil est autant plus difficile.

On propose de donner ci-après détail d'un appareil qui a été fabriqué il y a plusieurs semaines, et qui a donné toute satisfaction employé avec un reflex-accord-direct, montage qui a le désavantage d'être peu sélec tif. Avec cet appareil éliminateur, je re-çois, à 5 ou 6 kilomètres de 2LO, les autres stations anglaises, les P.T.T., Madrid, Rome, etc., sur un reflex à une lampe, mon-tage déjà décrit dans le n° 80 de l'Antenne, régulièrement et sans entendre aucun son de 2LO.

De plus, il n'est pas nécesaire de pousser la réaction pour obtenir cette sélectivité, et en conséquence, les postes ci-desus sont re-

cuis avec une grande purcté.

Vu qu'il n'y a que 27 mètres de différence entre Madrid et 2LO, on voit tout de suite la sélectivité que cet appareil donne.

Prenez un cylindre de carton de 8 cent. de diamètre et bobinez environ 70 tours de file fil de 10/10 envirts enventes 15 tours

de fil de 10/10, ensuite enroulez 15 tours du même fil autour de votre premier bobi-nage. Shuntez les 70 tours d'un condensateur de 5/10.000 variable. La bobine de 15 tours est placée entre l'antenne même et la borne antenne de votre poste récepteur.


Pour vous servir de cet appareil éliminafeur, mettez le condensateur à zéro, réglez

ffuseurs, Amplificateurs, Casques et Ecouteurs spéciaux. KNOLL et MARIE

59, r. Ganneron, PARIS

votre récepteur au poste que vous désirez éliminer, tournez lentement le condensa-teur et vous trouverez un certain point où vous rouverez un certain point où vous n'entendez plus ce poste. Vous pouvez ensuite régler votre récepteur à n'importe quelle longueur d'onde, sans retoucher votre éliminateur. Quelle simplicité! N'oubliez pas que l'adjonction de cet appareil change la longueur d'onde de votre antenne, et l'accord sur votre appareil ne sera nas le même.

sera pas le même.

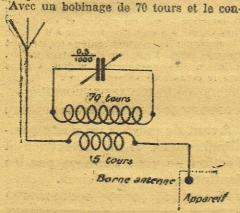

densateur de 5/10.000, vous pourrez éliminer n'importe quel poste, entre environ 300 et 700 mètres. Pour séparer Radio-Paris et Chelmsford, les bobinages peuvent avoir 250 et 50 tours.

En ce qui concerne la théorie de cet appareil, il est nécessaire de dire seulement que la bobine shuntée du condensateur variable offre une impédance très haute à la fré-quence, à laquelle elle est réglée, mais offre une résistance presque nulle à toute autre

Francis R. COULTER.

ACCESSOIRES PERFECTIONNES S.S.M.



Condensateurs et résistances fixes Condensateurs de liaison variable Résistances variables Notice sur demande

Constructeur: ANDRE SERF, 14, rue Henner, Paris-IXº

CONSULTEZ FABRIQUE NORMANDE D'APPAREILS DE 38, RUE SAINT-MANVIEU .. CAEN

Ses Postes à zincite, sur commande ; à galène, 110 fr.; Relais Radio-Normand, 110 fr.; Amplificateur BF, 2 L, 150 fr.; 1 L, 155 fr.; 2 L, 250 fr.; 3 L, 450 fr.; 4 L, 750 fr.; 6 L, 1.090 fr. Son Haut-Parleur Radio-Normand, petit modèle, 145 fr.; grand modèle, 250 fr.

Toutes les pièces déjachées des meilleures marques aux meilleurs prix et le super-poste de l'antenne, LE C, 119 BIS..... 650 fr.

DOUZE MOIS DE CREDIT


Ecoutez l'émission de notre CONCERT RADIO-NORMAND, le Mardi et le Jeudi, à 21 heures longueur d'onde : 332 mètres

C. 119 AU SAHARA

La réputation du C. 119 bis n'est plus à établir. C'est un fait. Mais il m'a paru intéressant de vous communiquer les résultats obtenus ici à plus de deux mille kilomètres de Paris et près de 2.400 kilomètres de

Mon appareil est monté avec tous acces-

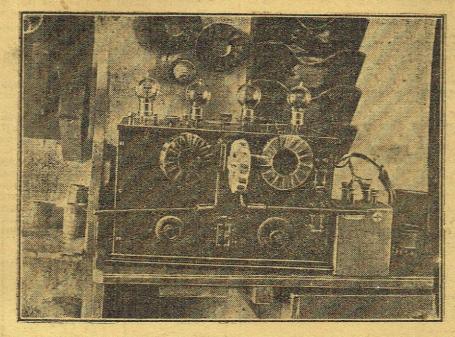
et enfoui à faible profondeur. Les résul-tats : Radio-Paris, très fort sur 4 et 3 lam-pes ; Chemlford, très fort ; tous deux sont entendus en fort haut-parleur ; la Tour, très fort également (très amusant les boniments de M. Privat, et ses « coups de patte en douce » aux détracteurs du poste



soires du commerce. Il est la copie brutale du schéma du numéro 74 de l' « Antenne », C. 119 bis à quatre lampes muni de deux interrupteurs pouvant supprimer la pre-mière ou la deuxième B.F. Mon antenne : un fil de 50 m. a 8 m. de haut sommaire-ment isolé jusqu'à l'appareil. Je fais remar-quer que ce fil est tendu dans un endroit très voisin de la grande antenne du poste

national qui d'ailleurs, sachons le reconnaître, nous donne des auditions aussi bonnes qu'agréables). Supports de bobines, bobines, et ébénis-

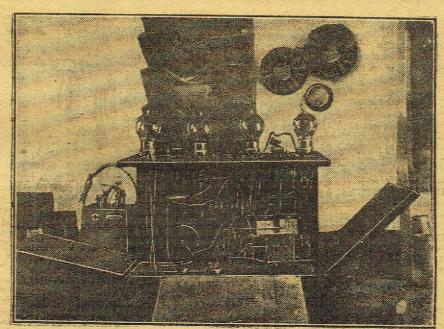terie ont été entièrement confectionnés sur place et ne craignent pas la concurrence des grandes marques. Le monteur : un jeune « maitro » de la classe 23. J'ai même poussé le luxe jusqu'au point d'entourer



radio de Colomb-Béchar, antenne compo-sée de six brins de 230 m. en nappe sur six pilônes de 50 m. La réception n'est nulle-ment gênée par ce voisinage. Ma prise de terre : un fût d'essence de 50 litres, défoncé

de faveurs multicolores les bobinages en nids d'abeilles. Réjouissez-vous M. Privat, car j'écoute la Tour avec un jeu aux couleurs françaises.

Je n'ai pas encore un jeu de bobines ap-

Exigez de votre fournisseur habituel: LE HAUT-PARLEUR le plus sensible, le plus puissant, le plus pur. Prix: 275 Francs Les CASQUES et ECOUTEURS FALCO Fixes et Réglables. - Renommée mondiale FALCO, constructeur, 7, rue de Moscou, PARIS (8°)

LE MAITRE DE LA BAISSE MEILLEUR marché que le moins cher Tarif T.S.F. franco sur demande

Tarif T.S.F. franco sur demande
CALVET, 9. rue du Parc, St-MANDE (Seine)
A 200 mètres de la station Métro Vincennes
Tram: desc. pl. de la Prévoyance à St-Mandé
Ouvert de 9 à 20 h., le dim. de 9 h.30 à 12 h.
Service spécial d'expédition pour la province
Lamp. rég. ordin. 9 fr.95; Rég.6/100, 21 fr.50.
Echang. imméd. Douille de lamp. 0.18; plot
8/22, 0.19; C.V. à air 05/1.000 à vern., 27 fr. 85.

propriées pour l'écoute des courtes longueurs d'onde mais cela viendra d'ici peu et je ne doute pas que les résultats seront aussi bons.

Je vous donne toute liberté de publier cette lettre en Tribune Libre. Les amateurs encore hésitants sur le choix d'un montage peuvent avoir toute confiance dans celui que notre brave « Antenne » a rendu déjà

si populaire. Ci-joint deux clichés de mon poste, extérieur et intérieur.

Lieutenant R. M., Radio, Colomb-Béchar.

ON NOUS ECRIT ...

Tous les constructeurs devraient monter un voltmètre sur leurs appareils de prix, parce que l'amateur se décourage de ne pouvoir surveiller lui-même la consommation de son appareil.

Avec un voltmètre bien monté, par une simple pression sur un bouton, il serait aisé de contrôler la tension de chauffage des lampes radiomicro. Il serait également facile de prévoir l'imminence des pannes en contrôlant l'état des piles et des accu-mulateurs. On remédierait ainsi aux prin-cipaux soucis de l'amateur.

Me plaçant à un point de vue plus général, je conseillerais respectueusement à nos techniciens sansfilistes de comparer le mécanisme d'une montre ou d'une pendule à celui des appareils de T.S.S. les plus perfectionnés. Ils se convaincraient ainsi des grands avantages qu'il y aurait pour eux à réclamer le concours des techniciens spécialisés horlogers ou mécaniciens de NERRIERE. précision.

J'ai cru devoir vous signaler un petit fait qui a pour but de faciliter le traçage et le montage des douiles de lampes, fait que pour ma part j'ai trouvé très pratique étant donné que ce travail n'est pas trop facile lorsque l'on veut qu'il soit bien fait.

Ceci consisterait à prendre une vieille lampe cassée ou brûlée et d'enlever le clinquant de cuivre, le verre, la plaque et la grille et ne garder que la partie isolante ainsi que les quatre fiches y étant vissées.

En dévissant ces dernières, on obtient leur support, pièce qui peut servir de gaba-rit pour tracer les trous. Après avoir percé les trous d'un diamètre un peu plus fort que celui des douilles, ceci pour les éviter de forcer, revisser les quatre fiches, poser de lorcer, revisser les quatre liches, poet-ensuite les douilles sans les bloquer, y en-trer les fiches maintenues du support ce qui les oblige à prendre bien leur place; enfin bien bloquer les douilles qui, je crois, sont forcées d'être justes.

Ceci pourrait encore servir de prise de ourant à quatre fils. F. CANY.

courant à quatre fils.

CHRONIQUE BELGE

Le correspondant belge de « l'Antenne » est M. Rudolph Couppez, 23, rue Elise-XL, Bruxelles. Il ne se charge que des commu-nications destinées à être insérées dans


OHEZ LES « 4 »

Il nous revient que les amateurs verviétois 4AS et 4XS ont travaillé récemment avec l'Amérique. Le premier le 16 février à 2330 avec clAF (et non pas clAS) qui accusait r8 sur 2 lampes. La puissance alimentation plaque était de 15 watts. Le second le 1er mars à 0615 avec ulACK, naviguant sur le bateau « The Sea-Gull » à 200 kilomètres des côtes de Massachusett. 200 kilomètres des côtes de Massachusett, L'Américain accusait R5 sur 3 lampes ; la puissance interne était de 17 watts. Les distances couvertes sont respectivement de 5.000 et 4.000 kilomètres environ.

CHEZ LES a 2 »

S2 (4ALS), à Louvain, a été en communication pendant 20 minutes avec GHII en Mésopotamie. GHH accusait rá, la sis. tance parcourue est d'environ 3.060 l.m., S2 ne prenait que 30 watts au secteur pour accomplir ce nouveau record. Jusqu'ici il est le premier Belge qui a travaillé avec l'Arabia : co deut il cut l'arabia : co deut l'arabia : co vaillé avec l'Arabie ; ce dont il faut le féliciter.

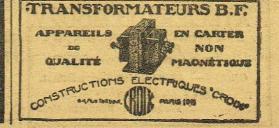Il y a à Bruxelles un nouveau poste, X2, qui quoique jeune encere marche très bien. A Louvain, il faut signaler L2



LAMPES T.S.F. REGÉNERÉES Spécialités :

RADIO-MICRO ET JUNOT OURY et Cie

Achat de lampes T. S. F. brûlées dans les meilleures conditions

(4LOV) qui obtient aussi des résultats remarquables. Encourageons-les.

J2 a remonté son antenne qui était tombée dernièrement, espérons que nous l'entendrons bientôt.

Le Cercle Belge d'Etudes Radioélectrique, au Palais d'Egmont, place du Grand-Sablon, à Bruxelles, a ses réunions tous les mardis soir, de 8 à 10 heures. Ces réunions sont très intéressantes, car il est possible d'y rencontrer beaucoup d'amateurs tout à fait à la hauteur. Il y a un cours de Morse. Pour devenir membre, il faut écrire au secrétaire de ce Cercle à l'adresse donnée plus haut.

** A TITRE DE REPARATION

b4MH et nous, nous sommes rencontrés et nous avons échangés nos points de vue. Nous sommes heureux de pouvoir dire que nous sommes tombés d'accord et que nous n'avons rien à reprocher à 4MH personnellement.

RESEAU DES « 2 »

b4FM est prié d'écrire et de donner son adresse personnelle à M. Marcel Henn, avenue du Bois de Sapins, à Woluwé-Saint-Lambert, Belgique.

Résultats de notre enquête sur les meilleurs postes de Broadcasting en Europe:

Voici, d'après les lettres que nous avons reçues, l'avis de la généralité de ros lecteurs sur les émissions ratioléléphoniques. Il est impossible de nommer le poste préféré dans toute l'Europe. Nous nous contenterons de donner les postes préférés

dans leur ordre et par région. Italie du Nord : Zurich, Munster, Ra-dio-Bélgique.

Italie du Centre : Rome, Radio-Belgi-

que, Londres.

France (région du Midi) : Chelmsford,
Radio-Belgique, Radio-Paris. Madrid.

Tour Eiffel.

France (Centre et Nord). Chelmsford, Radio-Paris, Radio-Belgique. Belgique: Chelmsford (ce poste dépasse de 23 points le second), Radio-Paris, Lon-dres (2LO. Tous le spostes B.B.C. en gé-néral), Munster, Petit-Parisien, Radio-Belgique.

Ce qu'il faut en conclure : Chelmsford est vraisemblablement le poste le plus apprécié à l'étranger. Radio-Belgique n'est pas très écouté à petites distances : par contre, à 1.000 kilomètres de moyenne, il est visible qu'on le préfère même à des postes locaux postes locaux.

MISE AU POINT

Il est intéressant de comparer les deux textes suivants:

Le premier est extrait du livre de M. Du-pont, le Super-hétérodyne (édité par les Eta-blissements Radio L.L., 66, rue de l'Univer-

sité à Paris). Le deuxième est extrait de l'Onde Electri-

que, numéro de novembre 1922 (Editeur Chiron 40, rue de Seine, Paris).

PREMIER TEXTE. — (Le Super-hétérodyne de Dupont) «... c'est que la super-réaction, d'après Armstrong lui-même ne peut amplifier dans des conditions convenables

que des réceptions susceptibles d'être reçues déjà faiblement avec une simple lampe à réaction. > Cela en limite beaucoup les applications et ne permet pas de la classer parmi les ré-

cepteurs ultra-sensibles.

» La super-réaction a cependant pour elle de pouvoir amplifier avec une seule lampe façon à obtenir directement du haut-

parleur. » Cette méthode a d'ailleurs été indiquée par M. Lucien Lévy depuis plusieurs an-

DEUXIEME TEXTE. - (Onde Electrique,

première année numéro 11, page 634, conférence faite à la Société des Amis de la T. S.F. par M. Edwin Armstrong).

« A distance égale et avec le même nom-

bre de tubes, l'amplification obtenue par la super-réaction est beaucoup plus forte qu'avec n'importe quel autre système. »

Supposons par exemple que l'on reçoive les mêmes signaux téléphoniques d'une part avec un tube à réaction suivi d'un tube amplificateur BF, d'autre part avec le montage de la figure numéro 12

S'ils sont tout juste perceptibles avec le premier système réglé en autodyne sur une fréquence nulle de battement (c'est-à-dire

BOBINES DUOLATERALES les plus régulières, les plus robustes

POSTES A RÉSONANCE montage C-119 - Fonctionnement garanti NOLLEX, 18, boul, de la Bastille, PARIS

à l'amplification maximum est dans un état très imitable) ils seront très clairement enétendus avec le second ; s'ils sont compréhensibles avec le premier ils seront assez forts pour être entendus dans une grande salle.

La portée d'un émetteur pourra donc être très nettement augmentée...

Nous avons souligné les mots ajoutés au texte d'Armstrong et qui en modifient complètement le sens.

La comparaison de ces deux textes n'a pas besoin d'être commentée.

Dans la préface du livre de M. Dupont nous trouvons la phrase suivante :

« Cette méthode (super-hétérodyne) n'est d'ailleurs qu'un cas particulier d'une mé-thode plus générale envisageant l'emploi de courant haute-fréquence modulé à haute-fréquence et dont l'emploi en T.S.F. et en télégraphie a été une véritable révolution puisquelle est la base du super-hétérodyne, de la super-réaction, de l'émission radiopho-nique transatlantique, etc... Cette phrase doit être comparée à la sui-vante : « cette méthode a d'ailleurs été in-

diquée par M. Lucien Lévy depuis plusieurs années ».

La langue française est assez riche en mots pour que l'on puisse exprimer des nuances.

Nous supposons que M. Dupont n'a pas traduit exactement sa pensée.

Le principe de la super-réaction et de la super-hétérodyne sont très dissemblables.

Cela dépend aussi du point de vue auquel on se place.

Dans la super-hétérodyne, on produit une onde de 350 mètres par exemple, alors que dans la super-réaction l'onde est de 30.000 mètres ; cela ne serait qu'une différence relativement légère.

Le principe du super-hétérodyne n'est pas du tout celui de la super-réaction, car cette dernière est basé sur l'utilisation d'une résistance négative.

En disséquant les différents brevets et les différentes inventions, on retombe immédiatement sur des éléments connus depuis long-

Nous sommes les premiers à reconnaître les qualités de la super-hétérodyne et les mérites de son inventeur M. Lucien Lévy;

SES POSTES

SES

SES

PIÈCES

Détail: 30, boulevard des Italiens

Gros: 7, rue Saint-Lazare

PARIS

DIFFUSEURS

ADOPTEZ LES MARQUES :

OPTIMA comme bodines de Self

Casques Récepteurs Haut-Parleurs S.I.D.P.E.

REAPHONE en transformateurs RADIO CONSORTIUM, 15, rue Montmartre, PARIS

lini et les Radio-Grock qui viendraient pimenter les émissions.

La Radiophonic — nous ne disons pas la Radioélectricité — étant en grande partie un monde d'outsiders, car il a fallu improviser rapidement sans que l'on puisse faire appel à une théorie ou à une technique exclusive, ne pourrait-on pas organiser un concours de Radio-Humour-Musical ?

Nous avons la conviction qu'il s'en dégagerait de véritables révélations.

Nous soumettons cette suggestion à la Compagnie Française de Radiophonie et nous nous tenons à sa disposition pour la

lui développer si elle le juge opportun. Pourquoi cette tentative ne se ferait-elle pas en collaboration avec l' « Antenne » ?

**

Tous les musiciens sans-filistes connaissent bien les coups d'archet des artistes de Radio-Paris et ils peuvent sans se trom-per nommer les violonistes qu'ils enten-dent. Mario Cazes est instantanément identifiable, ainsi que Jenny Joly et Jane Tronche, et c'est là une des premières conquêtes de la radiophonie, celle de permettre de reconnaître « au son » le jeu des artistes. Nous avons toutefois beaucoup à faire dans cet ordre d'idée car notre éducation

auditive dans ses rapports avec l'écoute radiophonique est encore dans l'enfance.

56, boulevard de Strasbourg, PARIS La plus ancienne Maison de T. S. F.

Apparells et pièces détachées pour tous mon-tages. — Postes complets de tous modèles et pour toutes distances.

A la Source des Inventions

Catalogue franco sur demande

noncée, que de ne pas entendre ce qu'il attendait.

Nous savons quelles sont les difficultés que doivent surmonter les services artistiques de Radio-Paris et nous les excusons des contre-temps qui surviennent rarement, il faut le reconnaître.

Jeudi, deuxième concert russe avec les violonistes Jean Neago et Lazarowsky qui se sont distingués dans leur brillant début de jeudi dernier, dont on a beaucoup parlé, même en Angleterre.

Le programme annonce un morceau d'harmonie imitative a Concrit qui eure programme annonce un morceau d'harmonie imitative a Concrit qui eure programme annonce un morceau d'harmonie imitative a Concrit qui eure programme annonce un morceau d'harmonie imitative a Concrit qui eure programme annonce un morceau d'harmonie imitative a Concrit qui eure programme annonce un morceau d'harmonie imitative a Concrit qui eure programme annonce un morceau d'harmonie imitative a Concrit qui eure programme annonce un morceau d'harmonie imitative a concert russe avec les violonistes deux de les violonistes de les

monie imitative « Canari » qui aura pro-bablement autant de succès que l' « Alouet-te » déjà exécutée; comme au cours du premier concert, Tchaïkowsky figure à deux reprises au programme avec l'Andante de la cinquième symphonie et la Sérénade mélancolique.

Enfin, vendredi, exécution fragmentaire du « Songe d'une Nuit d'Eté », d'Ambreise

MARY-JANE.

Dans les Radio-Clubs

Radio-Club du V°

Le Radio-Club du V° a tenu jeudi 5 courant sa réunion hebdomadaire habituelle au siège. Après lecture du courrier et revue de la semaine, le Radio-Club en son président adopte l'ordre du jour suivant;

1. Remercie les constructeurs qui lui ont fait parvenir leurs tarifs et conditions;

2. Envoie son adhésion de principe à l'Union Française de T.S.F. pour la Confédération de Radio-Clubs;

3. Ouverture du cours de lecture au son par

3. Ouverture du cours de lecture au son par M. Crozel, ex-radio du 8º génie, le jeudi 12 mars ;

4. Remercie les constructeurs qui pourront faire quelques dons au profit de son labora-toire sans abuser de leur bonté. La prochaine réunion aura lieu jeudi 12 mars.

VOYEZ CE CROQUIS! Les condensateurs 1.50 RADIOSTELLA Les résistances ... 1.90 RADIOSTELLA A lamelles de CONTACT MOBILES Soigneusement étalonnés Facilitent vos montages CONDENSATEUR RADIOSTELLA Capacité: 2 Lamelles mobiles déposées 3, Imp. des 2-Cousins (17°) Champerret

Radio-Club du Xº

La réunion bi-mensuelle du Radio-Club du 10° arrondissement aura lieu le vendredi 13 mars, à 20 h. 30 au siège 176, Faubourg-St-Martin Martin.

Voici le programme de cette intéressante

votel le programme de cette intéressante réunion : initiation sommaire aux signes conventionnels employés en électricité et particulièrement en T.S.F.; schéma; description et montage d'un poste à galène par M. Verdeau; présentation et audition d'un poste d'amateur; cours de lecture au son par M. David

Nous avons enregistré cette semaine notre 80° adhésion.

Nous remercions vivement l'Antenne de son hospitalité, ce qui va nous mener bientôt à notre 100° membre. Le président : LORILLER.

Radio-Club de Toulouse

Le siège provisoire du R.-C. de Toulouse, 14, place Saint-Sernin, et M. L. Balonneau, secrétaire du Comité provisoire d'organisation sont à la disposition des amateurs pour fous renseignements concernant cette société nouvelle. Dès la première réunion, qui aura lieu dans le courant de la semaine prochaine et où sera formé le bureau, commenceront les expériences pratiques par la présentation d'un poste à galène simple permettant l'écoute des émissions locales.

Le secrétaire du Comité d'organisation : L. BABONNEAU

Radio-Club des Gobelins

Compte rendu de la séance du 4 mars. Causerie amicale sur différents montages et essai d'une antenne intérieure, ruban de 20 m/m × 1/10 m/m, longueur 20 mètres. Les résultats obtenus sont sensiblement supérieurs à une antenne extérieure verticale (cage de 15 mètres plus 8 mètres entrée de poste). Expê-

AMATEURS DE T.S.F.

vous trouverez 46, rue de Rome, Paris chez CHOMEAU (P. GOUSSU, Success⁷) un stock considérable de pièces détachées et de matériel électrique.

Neuf et occasion

Prin entraordinaires de bon marché
Demostre le cationne alum littles for 1.

Demandez le catalogue-album illustré, fco 1 ?.

tout le monde sait que la super-hétérodyne est un appareil puissant et sélectif. Il est un peu maladroit de reprocher à la super-réaction le seul fait qui à l'heure Concerts de midi. actuelle est admis par tout le monde, c'est-à-dire l'extrême sensibilité et la grande Nous avons été le demander à la direction des Emissions Radio-Paris. puissance du montage. Voici :

athe-Radio

Chaque montage ayant en même temps que des qualités certains inconvénients, M. Dupont aurait pu s'y prendre autrement pour critiquer la super-réaction.

D' KONTESCHWELLER TITUS.

La Semaine musicale

Nous sommes allés revoir Grock.

L'intelligence remarquable des ressour-ces de cet artiste de grand talent nous a fait songer aux formes futures de l'humour... radiophonique, et surtout de l'hu-

mour musical radiophonique. iBen peu, en effet, a été réalisé jus-qu'alors pour doter la radiophonie d'un humour qui lui soit propre; des monologues, de la musique humoristique ont été présentés par san fil, mais il leur manque la physionomie de leur interprète ainsi que leurs gestes.

Alors que ces mêmes œuvres dites dans un théâtre, déchaînent un rire général, on les trouve souvent fastidieuses à l'écoute.

Nous nous souvenons de certaines chan-sonnettes dites à Radio-Paris par Vincent Hypsa, ainsi que Dominique Bonnaud et qui n'échappèrent pas aux rigueurs du microphone.

Nous aimerions voir se créer un humour musical radiophonique, car il faut bien l'avouer, on ne rit pas assez en sans-fil. Bon nombre d'amateurs seraient certainement enchantés d'écouter les Radio-Fratel-

Les musiciens sans-filistes se sont demandés depuis peu, qui pouvait être le nou-veau violoniste qui prête son concours aux

C'est M. Lucien Paris, élève de Candela, qui s'est spécialisé dans le genre que ré-clame justement l'heure à laquelle est don-né le concert. Il faut, en effet, lorsqu'on prend con range de la concert. Il faut, en effet, lorsqu'on prend son repas, entendre une musique qui ne soumette pas notre attention à trop grande épreuve.

Sans vouloir peiner les purs, nous croyons devoir ajouter que la musique - comme beaucoup de choses - est, entre autre, une question d'opportunité et de moment.

M. Lucien Paris est donc « the right man in the right orchestra » car après avoir prêté son concours dans des restaurants et cafés de luxe, en Suède, Norvège, Finlande, Allemagne, Belgique, il fut engagé au Café de Paris et au Pavillon d'Armenonville où il se produit depuis plus de dix ans.

L'un de nos confrères lui a adressé le reproche d'avoir interprété une certaine Fantaisie « à la tzigane ». Nous ne partageons pas cette critique car il est pour le moins attrayant — et il ne faut pas que les compositeurs s'en plaignent — d'entendre « certains mouvements » dictés par la fantaisie de l'artiste qui est aussi... un inter-

Mercredi, nous avons eu une honorable présentation fragmentaire de la « Tosca » qui a ravi nombre d'auditeurs de province. De nouveaux festivals sont paraît-il en

préparation, espérons que les artistes engagés ne seront pas empêchés au moment de l'émission, car c'est toujours une déception pour le public sans-filiste, qui se réjouit à l'avance d'une présentation qui lui est an-

T. S. F. Spécialité de pièces détachées

VINCENT Trères, 50, passage du Havre, PARIS. (Tél. Cent.87-14) MAISON REPUTÉE POUR LA MODICITE DE SES PRIX

Catalogue illustré gratuit et franco

Editeurs de « Plans de construction de postes à lampes sans connaissances spéciales, »
Prix franco : 5 francs

Bobines en nids d'abeilles enroulement en duo-latéral marque « ION » déposée. Demandez la notice et tarif gratuit,

Rénovation des lampes Rénovation des lampes 7/10° Prix : 12 fr. 6/100° Prix : 25 fr. Ces lampes sont généralement remplacées de suite et essayées devant le client.

VENTE A CRÉDIT DES APPAREILS RADIOLA

rience effectuée sur C 119 bis. Il a été constaté également que le C 119 bis fonctionne aussi bien sans terre ; le rendement serait peut-être sensiblement plus pur. Audition aussi forte, mais réglage différent. Il a été ensuite procédé à la composition du bureau :

bureau:

Président: M. Daumas; secrétaire technique, M. Fayon; secrétaire général, M. Lesage; trésorier: M. Lagan; conseiller technique,

M. Musseau.

La prochaine réunion aura lieu mercredi prochain 11 mars, à 20 h. 30.

Le meilleur accueil est réservé aux amateurs voulant faire partie du club. Les adhésions sont reçues chez M. Lacan, 1, rue Broca (siège du club.

Le secrétaire général : A. LESAGE.

Radio-Club Régional Nogentais

Affilió à l'Union Française de T.S.F. Siège social : 12, rue Emile-Zola Nogent-sur-Marne

Ordre du jour de la réunion du 9 mars 1925. A 20 h. 30 très précises, salle de dessin à l'Ecole Supérieure des Garçons, 64, Grande-Rue, à Nogent:

Rue, à Nogent:
Cours d'électricité se rattachant à la T.S.F.;
essais de l'antenne extérieure avec différents
postes; auditions de T.S.F.; causeries sur les
tnontages; cours de lecture au son.
Le président reçoit journellement de nouvelles adhésions, il invite les amis sans-filistes
isolés à adhérer, sans plus tarder au RadioClub; car l'union fait la force.
Tous les lundis, cours d'électricité, de
T.S.F. et de lecture au son, démonstrations et
auditions.

nuditions Le Comité invite les amateurs des communes de Joinville-le-Pont et Fontenay-sous-Bois à se faire connaître en vue de fonder une sec-tion du Radio-Club régional Nogentais dans lesdites localités

Le président : J. LEFAUCHEUR.

-X-Radio-Club de Lille 38, Grand-Place

Compte rendu de la séance du 27 février.
Devant 35 membres M. Bernast ouvre la
séance à 19 h. 15 et fait une causerie sur les
condensateurs fixes et mobiles, calcul et construction. On examine ensemble différents condensateurs fixes et mobiles, calcul et construction. On examine ensemble différents modèles du commerce, on relève certains défauts. M. Rougeron indique la correction, comment on peut commander 2 HF résonance avec un même condensateur, et construit un condensateur démultiplicateur de 0,5 m/m.

M. Dekerle nous montre un condensateur

ACHETEZ

les (Radiofor 3 et 4 lampes Postes Ondine à galène et à lampes

AUX MÊMES PRIX QU'AU COMPTANT GARANTIS UN AN PAYABLES EN DOUZE MENSUALITÉS

Demander renseignements

VITREBERT

31, rue de la Cerisaie, PARIS (4°)

de 0,25 pour émission, de sa construction. Le président fait part qu'une fabrique d'accus de Lille a fait don au club d'une batterie d'ac-

cus de 80 volts.

On procède ensuite à l'inscription des 66, 67, 68, 69, 70, 71 et 72° membres. 21 h. 15, causerie

Le président : A. BERNAST.

Aux amateurs de l'Aisne

Nous apprenons qu'une association d'amateurs de T.S.F. va bientôt se former à Laon.
Le but, complètement désintéressé, des fondateurs est de diffuser la téléphonie sans fil dans la région.
Nous engageons vivement les amateurs de Laon et environs à écrire à M. Emile Bel, à Presles-et-Thierny (Aisne) qui a bien voulu se charger de les grouper et qui se fera un platsir de leur donner tous renseignements par retour du courrier.

Radio-Club du Sud-Est Parisien Siège social, 171, boulevard de la Gare (13º)

La prochaine réunion du Radio-Club du Sud-Est Parisien aura lieu ce soir mardi, 10 mars, à 20 h. 30, à notre salle de réunions. 199, boulevard de la Gare, Paris (13°). Métro. Italie, angle rue du Gaz.
Ordre du jour:
Compte rendu de la fête du 7 mars;
Quelques données sur un montage mis au point par M. J. Quinet », par M. Jean Cauce.

Le Secrétaire technique, Jean DAVOUST.

Radio-Club de Courbevoie

Le Radio-Club de Courbevoie a le plaisir d'informer ses membres et tous les amateurs sans-filistes de la région, que la Municipalité de Courbevoie a bien voulu mettre gracieuse-

Vous pourrez avoir pour 412 fr un poste fonctionnant sur

ALTERNATIF

sans accus, sans piles

R. FERRY, 59, rue de l'Aqueduc, Paris
Galène naturelle, lo kilogr., 120 fr.

ment à notre disposition une salle bien aména-gée pour nos réunions hebdomadaires. Tous y recevront le meilleur accueil et tous les conseils dont ils pensent avoir besoin.

Les réunions auront lieu dorénavant tous les mercredis à 21 heures, à l'Association Phi-lotechnique, salle Lambrechts, rue Lambrechts à Courbévoie, Prochaine réunion, mercredi 11

Le Secrétaire, J. VASSOR.

Radio-Club de

Maisons-Alfortville Compte rendu de la séance du 5 mars 1925

Revue générale et complémentaire des dispositifs de redressement de courant alternatif de secteur pour l'alimentation plaque des

lampes.

Après de multiples démarches faites par notre Président, M. Petit, un local est retenu où la Société pourra dès maintenant ériger une antenne et monter son laboratoire.

La nouvelle réunion du Radio-Club de Maisons-Alfortville sura donc lieu le 21 courant à 20 h. 30, Grande-Rue, à Maisons-Alfort, numéro 47.

Ordre du jour : Etude technique et pratique

Ordre du jour : Etude technique et pratique des circuits oscillants, par notre secrétaire

MM, les constructeurs sont priés de bien vouloir faire connaître les remises qu'ils peuvent consentir : 1° à la Société pour son laboratoire ; 2° aux membres sur présentation leur carte.

Adresser toute correspondance ou renseignements au secrétaire général, Giraud, 54, rue Louis-Blanc, Alfortville.

Radio-Club de Neuilly

12 bis, rue Soyer, Neuilly.

Séance du 4 mars 1925.

La séance est ouverte à 21 heures, sous la présidence de M. de La Dorie.

Après le « quart d'heure des tuyaux », re secrétaire nous fait part des réceptions qu'il a obtenues pendant son séjour au col de la Faucille (Ain), avec son « Bourne » dect+1 bf. antenne unifilaire 150 m., altitude 1.323 mètres. Réception de tous les postes de broadcasting, les plus remarquables étant Bruxel-

accompagné de M. Alindret, dont les connaissances en T.S.F., sont si goûtées de tous les amateurs. MM. Henry Etienne et Alindret ont bien voulu pour notre réunion du 24 mars prochain nous assurer leur concours pour nous témoigner l'appui de leurs connaissances. Nous rennercions à l'avance MM. Alindret et Henry Etienne et nous les assurons de notre reconnaissance. Les camarades qui suivent le cours de lecture au son sont informés que ce cours aura lieu dès maintenant à chaque réunion, de 20 h. 30 à 21 h. Notre prochaine réunion aura lieu le mardi 10 mars courant à 21 heures, 8 et 10, avenue du Trône, Paris (12°). Métro : descendre place de la Nation. Ordre du jour : de 20 h. 30 à 21 heures, cours de lecture au son ; causerie par M. Girot, officier radiotélégraphiste, assisté de M. Rollin, secrétaire du R.C. Nogentais ; audition de T.S.F. ; questions diverses.

Nous invitons tous les sociétaires, comme tous les amateurs de T.S.F. du 12° et les dames, à assister très nombreux à cette réunion.

Le Président,
Louis DRIOT.

Louis DRIOT.

Radio-Club Bellevillois

11, rue des Bois, Paris. Compte rendu de la séance du 3 mars 1925. La réunion bi-mensuelle du Radio-Club a eu lleu le 3 mars, 40 bis, rue du Pré-Saint-Ger-

vais.

La soirée a été consacrée aux essais suivants : 1 nouveau poste mis à notre disposition par l'Accueil Social Franco-Américain; 1 poste Reinartz ; 1 haut-parleur CEMA, nouveau modèle. Chacun a apprécié le rendement intéressant de ces nouveaux appareils.

Le Radio-Club a décidé son adhésion de principe à la Fédération Parisienne des Radio-Clubs, en formation.

Des remerciements sont transmis à la Broadcasting Corporation qui a fait remettre pour notre laboratoire un lot important de pièces détachées et de condensateurs et résistances étalonnés.

La prochaine séance aura lieu le 17 mars à


La prochaine séance aura lieu le 17 mars à

Indispensable dans tous les cas et pour tous les montages

LA BORNE-JACK SIMPLEX

est Française donc élégante et pratique ; elle bat dans leur propre pays tous les articles similaires étrangers.

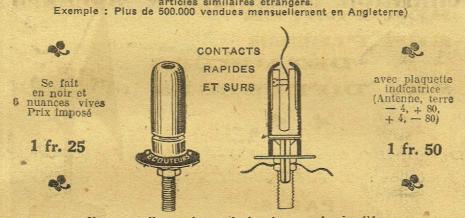Exemple : Plus de 500.000 vendues mensuellement en Angleterre)



Un appareil sans borne Jack est un ancien modèle. Exigez-les de votre constructeur sur votre appareil

En vente partout et au MATERIEL SIMPLEX, 6, rue de la Bourse, Paris.

les et le Petit Parisien qui étaient entendus à

les et le Petit Parisien qui étaient entendus à 5 mètres du casque.

Réception également d'un nombre imposant d'amateurs dont : b 1RB — în 1NA — în 2NM — 1WY — 1MX — 1CF — 2NCB — 1XAP — i 1FP — e 1AR — a 3CM.

A la prochaine réunion fixée au mercredi 11 mars : présentation d'un C. 119 par M. Coates. Conférence par M. Dacharme, ex-onérateur de la Compagnie Française de Radiophonie sur le poste de Radio-Paris.

Tous les amateurs sont invités à venir nombreux à cette très intéressante conférence.

Le Secrétaire, W. Q. BATZER. -X-

Radio-Club du Berry

La première réunion constitutive du Radio-Club du Berry aura lieu le samedi 14 mars à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville. Tous les amateurs de T.S.F. sont cordialement invités à cette réunion. Toute demande de renseignements doit être adressée à M. A. Bouriant, 104, rue Charlet, à Bourges. Charlet, à Bourges.

Les Sans-Filistes du XII°

affiliée à l'Union Française de T.S.F.

affiliée à l'Union Française de T.S.F.

La réunion dernière a eu lieu le 3 mars 1925.

Siège social : rue Claude-Decaen, 79, Paris
M. C. Savarit, secrétaire général de l'Union
Française de T.S.F., a fait une très intéressante causerie sur le merveilleux historique de la T.S.F. Cette conférence a été très vivement goûtée des sociétaires présents car elle nous a initiés sur les véritables délices de la T.S.F. Nous remercions bien vivement M. Savarit de cette conférence et des précieuses indications qu'il nous a fournies sur la Confédération des Radios-Clubs de la Région Parisiene, Répondant à l'invitation faite par notre groupement, nous avons eu le plaisir de recevoir la visite à notre réunion de M. Henry Etienne, directeur de l' « Antenne », dont-le bienveillant intérêt en faveur des Radio-Clubs est connu de tous ; M. Henry Etienne était

20 heures, la Maison Péricaud y fera une conférence de vulgarisation et y présentera ses différents appareils en fonctionnement.

Le Président,

Radio-Club du XV° 26, rue de Staël, 26

Messieurs.

Messieurs,
Le secrétaire technique informe les membres du Radio-Club que la réunion bimensuelle aura lieu jeudi 12 courant, au 33, rue Blomet, maison Jouve. Vu l'importance de cette réunion, le président fait appel à tous les membres pour assister très nombreux à cette séance. Il rappelle que les cours de lecture au son et de radioélectricité ont lieu tous les jeudis, à 20 h, 30, dans la salle habituelle, 33, rue Blomet. Pour tous renseignements, s'adresser au président, M. Jay, 26, rue de Staël. rue de Staël.

Ordre du jour

1. Questions diverses ; 2. Cours de lecture au son ; 3. Cours de radioélectricité ; 4. Cau-serie par le directeur des établissements Na-tional Radio, sur le C-119 et son origne ; 5. Dé-monstration théorique et pratique du C-119 avec auditions ; 6. Essais d'appareils d'ama-teurs

Le président.

JAY.

Radio-Club Forézien

-X-

Fédération régionale et Confédération nationale.

Au cours de sa réunion du 3 mars, le conseil d'administration tenant compte de l'intérêt du Radio-Club Forézien, donne son adhésion de principe à l'idée d'établissement d'une Fédération régionale et Confédération nationale en s'inspirant des grandes lignes posées, soit par le Radio-Club Avignon-Provence, soit par l'Union Française de T.S.F.

Le conseil d'administration serait donc par-



Etablissts G. M. P. 35, rue de Rome - PARIS Voilà le véritable « MONOLAMPE »

« MONOLAMPE »
Tous les concerts sur
grandes ou petites ondes
Rien à ajouter à ce que
nous livrons complet pour
395 francs.
Catalogue franco
Adhérents de Sockétés
d'Amateurs de T. S. F.,
votre coitsation vous sera
remboursée par les Etabl.
G. M. P. Demandez-leur
comment?

ticulièrement reconnaissant à tous les grou-pements ou sociétés d'amateurs de la région du Massif Central de se faire connaître en écrivant au Radio-Club Forézien, 22, rue Désiré-Claude, Saint-Etienne. Le Massif Central, d'après la division mé-téorolique, comprend les départements sui-vants : Allier, Aveyron, Cantal, Corrèze, Creuse, Haute-Loire, Haute-Vienne, Loire, Lozère, Puy-de-Dôme.

Société Rennaise de T.S.F.

Siège social : Ecole Jean-Janvier, place Saint-Melaine

MM Laudresse, président ; Legrand, vice-président ; Rouxel, secrétaire ; Divet père, trésorier ; Taillandier, bibliothécaire ; Lanoe Grebert, Pavec et Thomas, conseillers techni-

Les réunions ont lieu au siège social le samedi de chaque quinzaine.

Les amateurs sans-filistes désirant adhérer à la société peuvent se faire inscrire au cours de ces réunions.

Des ouvrages et revues techniques sont mis à la disposition des sociétaires.

Des remises intéressantes sont accordées par les maisons de T.S.F. de Paris et de notre ville.

Outre ces divers avantages, la société sera dotée sous peu d'un poste à 5 lampes. H. Rouxel, secrétaire de la Société Rennaise de T.S.F., 7, rue Le Bastard, à Rennes.

Avis aux sans-filistes du XIV arrondiss.

Les amateurs et professionnels désireux de faire partie d'un radio-club et de bénéficier des nombreux avantages que présentent ces associations, sont invités à se mettre en rap-port avec M. Léon Michel, 50, rue de Vanves, port avec M. Paris (XIV°).

Société Languedocienne de T.S.F. de Montpellier

Compte rendu de la réunion générale du 28 Février 1925

La séance est ouverte à 18 h. 15 sous la présidence de M. le docteur Amans. Lecture

Il y a lampes de T.S.F.. et lampes de T.S.F. Mais il n'y a qu'une grande marque

N'HESITEZ PAS A VOUS DOCUMENTER ET A L'ADOPTER

TOUS MODELES POUR TOUS USAGES Détection la plus pure Amplification la plus puissante Consommation la plus réduite

Durée la plus grande Se trouvent chez tous les marchands de W GONGFAI EIGCIPIC CO FRANCE T.S.F. W 10 et 12, rue Rodier, PARIS

est donnre de la réponse faite à la Société Languedocienne de T.S.F. par l'Administration des P.T.T. concernant la demande d'autorisation d'émission. Il est donné connaissance de la lettre de démission de M. Roggiero. Cette démission est acceptée.

Lecture est donnée des communications du Radio-Club d'Avignon-Provence, demandant l'affiliation de la Société Languedocienne à une confédération de Radio-Clubs. Une même demande a été formulée par l'Union Française de T.S.F. que préside M. Daniel Berthelot, membre de l'Institut. Le principe est accepté à l'unanimité. La Société Languedocienne s'affiliera à l'Union Française de T.S.F.

T.S.F.
M. Garnier, archiviste, propose à la Société de s'abonner à une revue de T.S.F. Après entente, cette dernière sera le Q.S.T. Français.
M. Saussotte fait savoir que la Société possible de la libeure actualle un compte de propose de la libeure actualle un compte de particular de la libeure actualle un compte de la libeure de la libeure actualle un compte de la libeure de la

M. Saussotte fait savoir que la Societe pos-sède à l'heure actuelle un compte chèques postaux : Montpellier 4210. Lecture est donnée d'une lettre de M. Sa-cazes, délégué à Castres de la Société Langue-docienne, qui fait connaître les résultats obte-us par lui et communique différentes remar-ques concernant l'émission par antenne inté-rieure

rieure.
Il est deiédé pour la demande d'autorisa-tion de transmission de s'en tenir à la cin-quième catégorie.
La séance est levée à 18 h. 30.

Radio-Club du Sud-Est Parisien affilié à la Société Française d'Etudes de Télégraphie et de Téléphonie sans fil Siège social : 174, boulevard de la Gare Paris (13°).

Secrétariat technique : Jean Davoust, 11, rue Martel, Paris (10°).



50, b.St-Michel, Paris
Tél.: Fleurus 38-46
Usines et maise

Compagnie Générale de Télégraphie et de Téléphonie : 26, rue du 4-Septembre, PARIS (2°) Tél. Central 46-97

Pournisseur des Grandes Cies de Radio électrieité = Pièces détachées de T. S. F. 'Haut-Parleur 175 f. Casque 50 f. Transf. 38 f.



Je viens communiquer aux lecteurs de l'Antenne les résultats que j'ai obtenus avec le montage de détectrice à réaction donné dans votre journal et monté suivant les indications et le schéma figure 8 du numéro 85. Mon poste est composé comme

1° Condensateur shunté 0,25 mfd shunté par 3 méghoms.

Condensateur de téléphone de 2/1.000

3° Condensateur variable construit par moi-même et constitué par 4 lampes fixes et 3 mohiles; les joues sont en ébonite de 4 mm. d'épaisseur et couvrent entièrement les plaques, le condensateur étant à zéro

sans vernier.

4° Rhéostat de chauffage construit par moi-même avec fil de 0,4 m/m en manganin à plots et contacts argent.

Support nids d'abeille en ébonite et réglable par manettes en ivoire de 200 mm. de longueur.

Cet ensemble est monté sur une planche de hêtre raboté et verni de 25 cm. sur 30 centimètres. Les bornes sont isolées par des canons en ébonite et très espacées.

Connexions en fil isolé coton, caoutchouc et guipage coton, très espacées les unes des autres.

Support de lampe en ébonite ; les douilles sont leur partie filtrée coupée à ras des écrous de serrage.

J'emploie une lampe ordinaire, un écouteur 2.000 ohms, accu 4 volts, 20 ampères, batterie de plaque 80 volts.

Résultats obtenus :

1º Sur ancienne canalisation électrique de lumière passant dans une cour et longeant les murs et plus basse que le poste (dans Paris). Audition nette et puissante. L'écouteur sur table on entend la musique mais on ne distingue pas la parole.

En y ajoutant une basse fréquence rapport 1/5 bon haut-parleur sans pavillon

on entend dans une pièce de 5 m. malgré le voisinage d'une usine électrique. J'emploie les selfs suivantes :

Primaire 100 spires.

Secondaires 75 spires. Réaction 200 spires.

Condensateur variable entre 80° et 90°. Entendu: P.T.T., P.P., Radio-Paris (plus faible), F.L.

Elimination des postes gênants par manœuvre de la self primaire.

On élimine la Tour quand elle fait ses battements. On élimine Radio-Paris du poste des

On élimine Radio-Paris, P.T.T. du poste du P.P.

2° Sur cadre:

Construit par 2 règles de 4 cm. sur 98 cm. et 15 mm. d'épaisseur, en hêtre verni et assemblé à 90° — 30 spires écartées de 10 mm. avec coupure sur commutateur à 11 plots (sans bout mort).

Aucuune modification à apporter au poste, branchement même qu'avec antenne.

Réception identique et aussi puissante que plus haut, même avec l'emploi du transfo bf. Le cadre peut être accroché au mur sans nuire aucunement au fonctionnement. Aucune déformation des sons reçus (paroles ou musique). Fonctionnement très doux comme accrochage et d'un facilité surprenante pour éliminer les postes gênants, principalement la Tour.

Comme vous pouvez le voir, aussi bien sur mauvaise antenne comme sur cadre réception parfaite et pure des postes pari-

N. B. - Aucun des organes traversant le bois ayant tous des canons en ébonite. Je conseille aux amateurs sansfilistes de

construire ce poste et d'y adjoindre une basse frréquence rapport 1/5. Les deux lampes et le transfo peuvent tenir dans la boîte.

M. BALAIRE.

VOUS OUS qui avez déjà tâtonné

VOUS qui désirez des postes de première qualité qui hésitez

Avez-vous comparé les prix et surtout essayé les 119 - C. 119 bis, REINARTZ, 2 lampes, etc., de


Radiophonique

Ateliers: COURBEVOIE (Seine) Vente et administration: 38, RUE DU MONT-THABOR, PARIS ESSAIS LE SOIR SUR DEMANDE

Vous trouverez ci-après schéma d'un poste que je viens de réaliser, alimenté en-tièrement sur alternatif. Je ne vous dirai rien sur sa réalisation. le schéma étant assez explicite. Les résultats sont parfaits comme puissance avec les 3BF et parfaits comme netteté avec les 2BF en va-et-vient.

Les transfos employés sont les suivants:

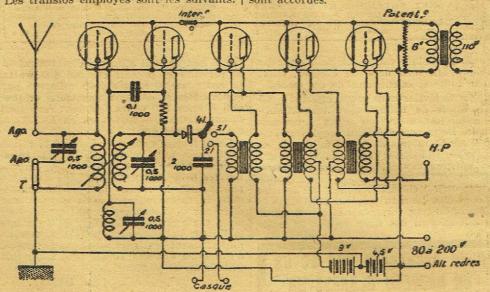larisation, dont la tension est adaptée à la tension plaque: 9 v. pour 80 à 120 v.; 13 v. pour 120 à 200 v. Les selfs de résonance avant galène et la self d'antenne sont couplées entre elles, non pour réactionner, mais au contraire pour éteindre les oscillations qui s'amorcent dès que les 3 circuits sont accordés.



pes. Résultats supérieurs avec piles de po-

1° R. 1/5, 2.000/10.000; 2° R. 1/5 5.000/25.000 Les amateurs peuvent essayer sans avec prise au 2°; 3° R. 1/2, 5.0001/10.000 crainte ce montage, dont le fonctionnement prise au 2°. La manette permet 2, 4, 5 lameter parfait à tous points de vue. P. CLAIRO.

CONSTRUCTEURS-ELECTRICIENS, 142, rue Saint-Maur -- PARIS



CONSTRUCTEURS et AMATEURS de T.S.F...


montage sérieux utilisez dans vos

employés par tous les grands constructeurs

CASQUES & RÉCEPTEURS REGLABLES

nos casques et récepteurs de fabrication soignée se placent parmi les

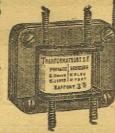MEILLEURS Demander notre tarif T.S.F. nº 18



SUR LES LAMPES RADIO-MICROS

Possesseur depuis cinq mois de ces merveilleuses « loupiottes », je tiens à vous faire part des observations que j'ai pu faire à leur sujet. Après les avoir, au début, quelque peu malmenées, je me suis aperçu que chauffage moindre et une plus faible ten-sion plaque. Et j'ai été heureux de voir le recoupement de mes renseignements par les observations d'autres amateurs.

Mais comment voir si les lampes sont assez ou trop chauffées ? A la couleur du filament qui doit être rouge et non pas blanc ? Hum ! dans l'obscurité et en regardant la lampe par en-dessous (pas très commode »), peut-être. Mais le jour, je défie bien n'importe qui de dire si une micro est à 2 volts 7 ou à 4 volts.

Cependant, si vous connaissez la résistance de votre rhéostat, un simple calcul vous donne le véritable chauffage que votre voltmètre s'obstine à indiquer 1/2 volt ou 1 volt en moins. Pour une lampe 0,06 d'ampère et un accu de 4 volts plein, marquant 4 volts 4 au voltmètre, une résistance de 30 ohms en circuit abaissera la tension de $0.06 \times 30 = 1$ volt 8 (loi d'Ohm); votre lampe sera donc chauffée à 2 volts 6, ce qui avec 40 volts plaque est suffisant. Quand l'accu

sera à 3 volts 6, une résistance de 16 ohms abaissera la tension de $0.06 \times 16 = 0.96$

Donc dans le cas d'une lampe avec accu 4 volts et rhéostat 30 ohms, la résistance devra diminuer progressivement jusqu'à 16 ohms au fur et à mesure que l'accu bais-

Dans le cas de 2 lampes sur le même rhéostat, il devra naturellement être 2 fois moins résistant.

1 lampe 30 ohms accu plein — 16 ohms accu

2 lampes 15 ohms accu plein - 8 ohms accu

3 lampes 10 ohms accu plein - 5 ohms

accu vide; 1 lampe 7 ohms accu plein — 4 ohms


accu vide. Quand on a 4 lampes micros commandées

par le même rhéostat, on peut le prendre comme pour une lampe ordinaire (6 ohms).

Avec un rhéostat gradué, il est facile de se rendre compte de la tension appliquée aux filaments. Chaque graduation, corres-pondant à la mise en série d'une portion de la résistance, correspondant en même temps à l'abaissement régulier du voltage. Abaissement qu'il est facile de calculer.

P. CARRE.

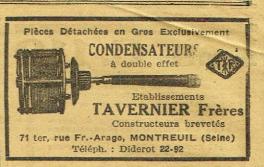LIQUIDATION JUSQU'A EPUISEMENT BOBINES & SUPPORTS GAMMA Remise 25 % sur Tarif MATERIEL SIMPLEX - 6, rue de la Bourse - PARIS



Je vous saurais gré de vouloir bien m'ac-corder l'hospitalité dans les colonnes de vo-tre fort intéressant journal afin de me permettre de porter à la connaissance de mes frères sans-filistes les résultats que j'ai ob-tenus en super-réaction, montage T.M.R. tenus en super-réaction, montage T.M.R. publié dans le Q.S.T. n° 9, de novembre 1924.

J'espère ainsi rendre à César ce qui lui appartient et avec toute impartialité réhabiliter ce montage dans l'esprit de quelques profanes qui feraient bien de méditer ces quelques lignes parues un jour dans l'Antenne.

« Avant d'accuser un montage d'être un « clou », vous êtes-vous demandé ce que ce montage — s'il pouvait parler — dirait de vos talents d'opérateur ? Soyez patients ! >

Effectivement, j'ai été patient, car j'avoue que par ma faute, et croyant bien être sûr de moi-même, j'avais commis une erreur. Loin de jeter le manche après la cognée, j'ai recommencé mon montage et voici ce que j'ai obtenu, samedi dernier, entre 21 h. 35 et 22 h. 10.

Avec un fil 10/10, émaillé, tendu autour de ma pièce — chacune des extrémités étant reliées aux bornes-cadre — j'ai obtenu très fort au casque Radio-Belgique avec un fading intense. 2° les Anglais en haut-parleur. 3° la Tour, les P.T.T. et le Petit Parisien, ces trois derniers en fort haut-parleur sans aucun collecteur. Enfin Radio-Paris en petit haut-parleur, mais avec la spire unique précitée. Sélectivité parfaite et absolue.

J'ai exécuté le montage sur table, sur une planchette et au lieu d'employer les bobi-nes à une seule couche prescrites par le Q.S.T., j'ai tout simplement utilisé des bobines en nid d'abeille et leurs supports. Je me sers d'une lampe à faible consommation, munie d'un rhéostat, et alimentée avec piles sèches 4 volts et 80 volts.

Je signale que le réglage du chauffage joue un rôle primordial tant pour le ren-dement que pour la pureté de l'audition. En ce qui concerne les oscillations 1,250 et, 1.500 tours, je n'ai pas voulu perdre mon temps à les bobiner et j'ai préféré en acheter qui m'on donné toute satisfaction.

Je laisse aux incrédules le soin de vérifler si ce que j'avance est faux. Je me tiens à leur disposition et les invite maintenant à conclure !

R. DE BORDENEUVE,

J'espère que vous voudrez bien pour une fois me permettre de faire connaître un produit qui ne se trouve pas encore dans le commerce et c'est dommage. Il ne s'agit pas en l'espèce d'une réclame plus ou moins déguisée, je m'empresse d'affirmer que je n'ai absolument aucun intérêt dans cette affaire, mais j'agis dans le seul but de rendre service aux sans-filistes affligés d'accumulateurs sulfatés.

Ce produit extraordinaire, inventé par le Docteur Poulain, de Marceval, Docteur en médecine et ingénieur-chimiste distingué, so nomme électrolysine.

J'avais 3 batteries de 4 volts, que par suite d'une installation électrique non terminée, j'avais abandonnées, hélas ! Je me suis procuré cette électrolysine, un peu sceptique au sujet des résultats annoncés. Mes accus donnaient, mesurés avec un voltmètre précis, un volt par élément. J'ai composé 50 grammes d'électrolysine, 250 grammes d'acide pur au soufre et 750 grammes d'eau. Mon moteur n'étant pas au point je différai la charge, mais ayant voulu prendre encore le voltage de mes accus (avec 5 voltmètres différents et concordants), je constatai que la force électro-motrice était remontée toute seule à 2 volts par élément. Je fis la charge le lendemain pendant une heure et demie à 20 ampères! mes accus étant de 60 A.H. Je dus arrêter, car le voltmètre indiquait 2,3 volts et de plus cela commençait à chauffer ! Il n'y a rien d'étonnant avec une pareille dose ! C'était au mois de mai 1924... J'utilisai alors C'était au mois de mai 1924... J'utilisai alors mes accus sur mon poste. En juillet, devant partir en voyage pour deux mois, j'abandonnai mes accus sans charge à leur malheureux sort, avec 1,8 volt, chiffre fatidique qui marque l'arrêt de l'utilisation.

Désirant prolonger cette expérience, à mon retour je me suis servi de piles sèches avec mes radio-micro. Actuellement, sans avoir reçu aucun soin, aucune charge de-

Toutes pièces détachées ACCUS EBONITE FILS

Prix très modérés. Tarif nº 11 sº demande COP, 52, rue des Archives, PARIS

Différents numéros du Q.S.T.
Français et de l'Antenne, qui traitaient du fameux montage le C. 119
se sont trouvés épuisés dès le début
de-leur parution.

En raison de ce succès, la Direction des Publications Henry Etienne
a décidé de réunir en un volume de
172 pages, grand in-80, les différents
montages concernant

LE C. 119

Ce volume, véritable innovation en matière T.S.F., orné de nombreux schémas et photographics d'appareils contiendra, en outre, des bleus de construction, grandeur nature.

Réalisé par le spécialiste bien connu R. ALINDRET, professeur au Cours Professionnel de l'Automas, ex-chef de poste instructeur de la marine de guerre, ce livre sera biencôt dans les mains de tous les amateurs de Radio.

Prix: 7 fr. 50 — Erancet 2 fr. 10

Prix: 7 fr. 50 — Franco: 8 fr. 19 Etranner: 8 fr. 55

Il est prudent de le retenir d'avance. Adressez donc, dès mainte-nant votre souscription aux bureaux de l'Antenne, 53, rue Réaumur, Paris.

puis le mois de juillet dernier, ils donnent encore 1,6 volt 1 1 1...

J'ai tenu à signaler cette expérience consciencieuse aux sans-filistes qui se lamentent sur leurs batteries sulfatées, car l'ai la conviction de leur rendre service.

H.-B. de LAQUEUILLE,

UNE PROTESTATION

Monsieur le Directeur,

Depuis plus de huit jours nous entendons de curieuses émissions en mon pays d'Aranie et j'ai prié mon cousin et ami Monseigneur le Duc d'Andorre de détermimer avec nous la position du poste émetteur anonyme par repérage goniométrique. Nous avons trouvé comme position approximative la ville de Toulouse en Languedoc.

Denc chaque soir de petits jeunes gens certainement des blanc-becs, avec un accent méridional sentant fortement l'ail, nous débitent dans un français scabreux, une quantité d'inepties qui ne font pas honneur au pays qui a inventé la T.S.F. Pour donner le change, ces petits polissons changent de nom chaque jour et s'appellent successivement : 8-0-8 — 8CA — CAD — AEIOU — MDC, etc.

Nous avons déjà assez de peine à éviter le «brouillage » des postes allemands sans encore être gânés per des postes de la constant de la co

encore être gênés par des petits farceurs qui, s'ils sont encouragés, se multiplieront et rendront le rôle d'écouteur intenable.

Ces jeunes gens prient les écouteurs de dire ce qu'ils pensent de leur émission à votre honorable journal l' « Antenne ».

Voilà qui est fait, cher collègue, et je pense que vous donnerez avec utilité une fessée publique à ceux qui la méritent.

Avec mes remerciements anticipés, je vous prie de croire, mon cher Directeur, à l'assurance du respect des Aranais et aux vœux que nous faisons pour la France.

Votre dévoué.

Prince d'ARAN-CUBA.

NOTE SUR LES RESULTATS OBTENUS au cours des récents essais effectués par le poste radiotélégraphique d'expériences SA.B., appartenant à M. Léon Deloy,

55, boulevard de Montboron, Nice 1º Continuant nos expériences avec l'amateur américain u3CHG, situé près de Philadelphie, nous avons fait entre 3 h. 30 et 7 h. 30, dans la matinée du 15 février, des et 7 k. 30, dans la matthee du 13 fevrier, des émissions successives sur 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 95 et 100 mètres de lon-gueur d'onde, sur antenne non accordée, avec une puissance plaque constante d'en-viron 250 watts. u3CHG nous indiquait après chaque émission la façon dont il avait reçu. Les signaux de 40 mètres ne fu-rent pas entendus, puis l'intensité alla en augmentant pour devenir extrêmement forte entre 60 et 80 mètres de longueur d'onde, avec un maximum vers 65 mètres; elle diminua ensuite et les signaux de 100 mètres ne furent pas reçus. Supposant que les dimensions de l'antenne avaient une influence sur la longueur d'onde donnant les meilleurs résultats, nous avons répété ces essais ce matin 22 février, après avoir changé de 20 mètres la longueur de notre antenne qui est unifilaire. Les résulfats furent identiques. Il serait très intéressant que les amateurs qui ont la possibilité entreprennent des essais méthodiques pour déterminer quelle est la meilleure longueur d'onde à employer avec une antenne donnée, avec une puissance donnée, et pour une portée donnée, sans oublier de noter l'influence possible de l'heure, de l'époque de l'année, ainsi que des conditions météorologiques. Il serait utile de s'assurer que le poste de réception ne présente pas un maximum de sensibilité pour une certaine longueur d'onde.

Pendant ces essais, nous nous sommes efforcé de ne transmettre que quelques instants sur les ondes comprises entre 70 et 90 mètres, et si nous avons brouillé la ré-

220 Francs

POSTE A 4 LAMPES « AGRphone »

avec tous les perfectionnements Le C-119

Véritable « Tuned Anode Amplifier »
Grande sélectivité — Pas de radiation
Haut rendement . Marche garantie
Parfait pour fort haut-parleur
Description technique : Poste à 4 lampes,
2 HP à résonance + 2 BF à transformateurs. Selfs et condensateur d'accord et
résonance avec couplage variable de ces
deux circuits, Rhéostat A.G.R. à réglage
continu. Dessus ébonite, indications gravées,
Ebénisterie vernie tampon luxe. Ondes de
150 à 3.000 m. Construction de haute précislon, emploi exclusif de matériaux de choix.
Expédition immédiate contre mandat

Expédition immédiate contre mandat de 230 francs

Poste « AGRphone complet en ordre de marche avec 4 lampes, 1 accu 4 v-30 AH, 1 plle 80 v., casque ou haut-parleur réglable « AGRvox ». Prix : 475 fr.

Poste avec lampes « micro » et pile 4 v. 5 (mêmes prix)

VENEZ ENTENDRE ET COMPARER AVEC LES POSTES A 1,000 FRANCS DEMONSTRATIONS DE 16 HEURES II II A 24 HEURES II II

ception de quelque camarade, nous espérons qu'il voudra bien nous en excuser, étant

2° Le 15 février nous avons effectué quel-

ques essais de transmission transatlanti-que simultanément sur deux longueurs

que simultanément sur deux longueurs d'onde. Deux postes étaient employés: l'un réglé sur 55 mètres de longueur d'onde, et l'autre sur 90 mètres; chacun travaillait sur une antenne distincte non accordée; tous deux étaient alimentés par le même transformateur qui élevait la tension du secteur à 2.000 volts. Le manipulateur était dans le primaire du transformateur et comprendait

primaire du transformateur et commandait donc l'émission des deux postes. Le poste

POUR RECHARGER VOS ACCUS

UN NOUVEAU REDRESSEUR

d'un prix modique, il est d'un rendement certain — une re-charge d'accumulateurs vous coûtera ainsi 16 FOIS MOINS

Etablissements LIENARD

16, rue de l'Argonne, 16, PARIS (19°)

Demandez notice et renseignements aux

SIMPLEX

donné l'intérêt scientifique de ces essais.

« AGRVOX » Résistance 4.000°, vis de réglage micrométrique dans le socle. Grande netteté.. 100 »

NOS REFERENCES

« Bien qu'éloigné de 350 km. de Paris, je puis faire entendre en fort haut-parieur à tout le personnel de ma Compagnie, les radio-concerts parisiens. Je suis tellement enchanté du résultat obtenu avec votre AGR-phone à 4 lampes, qu'après un essai de huit jours, je tiens à vous déclarer que la mise au point a été on ne peut plus rapide, et que l'accrochage des postes est très facile.
« Capitaine J.... Cie Auto, Rennes. »

H.P. « Lumière »

Haut-parleur

Casque à 2 écou-teurs 2.000°, gde sensibilité. Fa-brication sup...

Poste « Radio Populox » à galène.... 25 »

Condensateurs



0,75/1.0000

Haute précision. Armature équilibrée. Flasques bake-lite. Avec cadran et man-che vernier pour on-des courtes....... 40 »

sur 55 mètres était alimenté directement en 25 périodes et prenait environ 400 watts. Le poste sur 90 mètres était alimenté par l'intermédiaire de deux kénotrons et pre-nait environ 200 watts. Les deux émissions furent reçues très fortement en Amérique,

dès le premier essai. Le 22 février nous avons répété la même expérience avec plein succès en n'em-ployant qu'une seule antenne pour rayonner les deux ondes. Le montage des deux postes était le même que précédemment, mais la même antenne était couplée aux deux par deux bobines de self montées en série. Cette expérience prouve qu'il est très facile sur petites ondes de transmettre simultanément plusieurs messages au moyen d'une scule antenne, ce qui peut avoir une grande utilité pratique.

Léon DELOY.

ୡୡ୳ୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡ

Votre devoir est de faire partie d'un radio-club. Envoyez votre adhésion à celui de votre localité ou celui de votre région.

ABONNEMENTS:

	UN AN
France et Colonies	26 fr.
Etranger	35 fr.
S	IX MOIS
France et Colonies	14 fr.
Etranger	18 fr.

Transformateur BF

Type cuirassé à grand rendement sans déformation, employé dans nos appareils

Cadran américain...... 2.50 et 5 fr. Lampe « MICRO » 30 fr. Super-téléphone réglable 2.000 ohms. 55 fr. Condensateur shunté p. détect..... Bloc-pile 4,5 p. chauffage les lam-pes micro. Durée 300 heures..... 25 fr. Accumulateur TUDOR..4 v. 30 A.H. 80 fr. Ebonite plaque 150×120×3 m/m..... Ebénisterie noyer verni p. montage des postes, 250×120×90 m/m..... Ebénisterie, 180×120×150 m/m..... 15 fr. Wave Trap (éliminateur)..... 100 fr. Sur-Amplificateur BF à 2 lampes., 180 fr.

Appareillage Général Radio-Electrique

Services techniques et commerciaux 19, RUE GANNERON, PARIS (18º)

> Un poste ancien ou défectueux transformé ou mis au point par

E.-L. BOISSETTE, Ingénieur

260, boulevard Voltaire, Paris devient l'égal du meilleur poste moderne Mardi, Jeudi, Samedi, 14 h. à 19 h.

toujours neuf... si vois l'entretenez avec la CIRE LIQUIDE SULTAR qui donne instantanément un brillant incomparable aux ébénisteries, à l'ébonité etc. Envoi d'un bidon ETABY LA SULTANE 338 r. Révolte S'Denis contre mandat de 55

෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯ Ne laissez jamais descendre la tension de vos accumulateurs au dessous de 1 volt 8 par élément si vous voulez éviter la sulfatation.

Le Gérant : V. MEISTRE. Imp. Réaumur, 98, rue Réaumur, Paris

NOS PETITES ANNONCES

trav. bureaux. Laporte, 83, rue des Entrepreneurs.

Flectricien fait toutes réparations, montage, fabrication pièces et postes complets sur demande, travail détail et série sur plans. Sergent, 223, rue de la Convention, Paris.

céder Paris, atelier fabrications électriques, dé-coupage, conviendrait T. S. F. S'adresser à « Antenne ».

A saisir de suite redress. Tungar G. P. garanti neuf sur tableau acajou verni, av. lampe app. de mesure, fusibles et inverseur, valeur 450 fr., prix 290 francs franco.

pemande de représentation d'appareils de T.S.F. marques sérieuses. Onfroy, électricien, Malicorne (Sarthe).

Occasion superbe poste 6 lampes, état neuf, tous les accessoires accus, haut-parleur, etc. Conviendrait à café ou grande salle auditions. S'adresser Duboc, 32, av. des Gobelins, Paris (13').

Figury, 99, rue Petit (19') au fond du passage vous fera le poste que vous désirez avec toutes garanties de bon fonctionnement, prix à forfait. Exécution des principaux postes en vogue actuellement et au gré du client H.P. sur 1 lampe avec 90 voltsp laque. Transformation et réparation de tout matériel T.S.F. Prix modérés, recharge d'accus 4, 6, 40, 80 v. Tous les jours de 9 à 12 et de 3 à 5, excepté samedi après-midi, dimanches et fêtes. Téléphone Nord 23-51.

Situation d'avenir dans importante usine de T.S.F. offerte à amateurs travailleurs et actifs désirant devenir bons monteurs ou voyageurs en titre, bons salaires, place stable. Ecrire « Artis », rue Luzel, Saint-Brieuc.

Cpécialiste dépanneur répare monte, transforme à 3 forfait tous postes cont ou alt. Prix modérés. Consultations gratuites chaque jour de 9 h. à 20 h. et dimanche de 9 h. à 12 h. Lemane, 11, rue Sorbier,

Padio table acajou 6 lampes 4 HF, 2 BF, réaction

Radio de bord, bon lecteur et manipulateur, de-mande situation, Ecr. Berthot Emile, 31° R.T.A. G. II R. Sathonay (Ain)

Poste 4 lampes à démultiplication, marque S.E.R., valeur 800 fr. Céderais pour cause double emploi à 400 fr. L.Paris, 70, Grande-Rue, La Flèche (Sarthe)

Affaire intéressante pièces moto, moteur Peugeot, A 2 cylindres, carbur. Cadre triang. à terminer, roues, poulie, jante, suspens, avant genre Triomphe etc. Le tout 350 fr. ou échangerais contre pièces T.S.F. Junca, 5, rue Pierre-Chausson, Paris A 32.068

2......

Casion: superbe poste 4 lampes à résonance C 119 bis à vendre nu 340 fr. Grand H.P. C.E.M.A., 230 fr. ou poste et grand haut-parleur C.E.M.A., 560 fr. Ecrire: Delalandre, 146, rue Vauigrard, Paris (15)

n demande un local clair contenance 300 à 500 châtillon, Paris.

Description of the contenance 300 a 500 châtillon, Paris.

Px-employé de bonnes maisons, travail à forfait et chez les particuliers. Prix très modérés, réparations, transformations, dépanage, spécialiste du Réflex et Neutrodyne. Ecrire : Gailly, 21, rue de la Ferme, Nouilly-sur-Seine.

Constructeur sérieux offre bonne commission à per-U sonne ou amateurs pouvant placer dans itons appareils et accessoires T.S.F. Ecrire M 7 ter, rue du Colonel-Oudot, Paris (12°). Ecrire Martin

Occasion complet T.S.F., 450 fr. Récep gal. mont.
Oudin gr. bob. 2 curseurs cond. variable. Ampli
2 lampes BF, Lampes, accus 40 AH très bon état.
2 piles 40 v. 2 écouteurs 2.000. Ecrire : R.C.V., au
journal.

On demande un employé très au courant de la T.S.F. pour le service de l'enregistrement et l'expédition des commandes, connaissant l'anglais et l'espagnol, la connais, de l'une des 2 langues est indispensable. Faire offres avec références aux Etablissements Albert Ginouvès, 1, rue Pasteur, à Juvisy-sur-Orge (Seine-et-Oise).

A vendre radio secteur alternatif avec lampes de A rechange 2 HP Lumière, et Brown. Grand mo-dèle 1 casque 2,000, 1 intercept. 5 lampes micro, 2 piles 45 volts, 1 voltmètre amp. tout commo neuf, ensemble ou sépar. Bas prix, 120, avenue de la Dhuys, Bagnolet.

475 francs, poste 4 lampes Luxe, anglais, belge 410 etc., sur antenne intérieure. Valeur 780 fr Poste 3 lampes, 285 fr. HP Pathé, 180 fr. Le tout neuf. Visible Tippel, 245, r. de Bercy, métro Bastille.

On demande de l'océlite en grandes quantités.Faire offres à la Radiophonie, 5, rue La Garenne, à Courbevoie (Seine).

Norvégien, ingénieur diplômé de l'Ecole Supérieure d'Electricité T.S.F. cherche situation. Écrire : « Antenne » K. H.

Peprésentants à la commission demandés dans tous départements pour casques et haut-parleurs. Falco, 7, rue de Moscou, Paris.

Bour 10 france, répare transfos BF fonct. garanti. Bert, 2, rue des Charbonniers, Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne).

mande bon vendeur connaissant bien la tech-nique. Adresser références à M. André, à l' « An-

25 ans, 6 ans pratique émiss, récept., cherche place vendeur ou déplacements. Ecrire : Mine Jouy, 14, rue Saint-Victor, Paris (5°).

110 bis, antenne 4 l. complet, 9 nids 5 lam-pes, montage soigné, 650 t. l. j. Lonchain-in, 19, rue Bouquet-de-Longchamps, Paris (16').

Poste galène G.L. ampli 3 lampes toutes ondes, compl. piles, accus, casque et haut-parleur état neuf. Brouand, 106, rue Réaumur Paris.

lose d'antennes et postes : Burnel, 17, rue Cau-chois, Paris (18').

Padio bord, premier clas. quat. maître connais, technique et prat. électr. et T.S.F., libér, mai, bonne situation. Notes et certificats à disposition. Labour, q.m. radio terpilleur Vesco, Cherbourg.

vendre 2 actions privilégiées de 100 fr. du Pro-grès Civique émiss, 1923. Ecrire à l' « Antenno »

ceder de suite p cause santé, b. cond. manufac-ture T.S.F. marque connue: Import. clientele e : Pierrés, ab. P.O.P., 75, rue Rochechouart.

Affaire intéressante pour revendeur, 500 rhéostats, supports de lampes, micro et ordinaires à sol

A supports de lampes, micro et ordinaires, à sol-der ou à échanger pour cause cessation de com-merce. E.M.I., 3 bis, rue Payen (15°). e cherche 5 à 10.000 francs pour lancer affaire sé-rieuse de radio. Pour renseignements, s'adresser à M. G. Roche, 143, houlevard Magenta, Paris (10*).

Publicité dans vitrines spéciales bien situées, angle de rues très passagères. Affichage au mois. Prix très modèrés. Pour tous renseignements, s'adresser à Rapy, 56, rue Fondary, Paris (159).

Tous travaux pour T.S.F., montages, postes neufs, lampes ou galène. Ecr Cammes, 3, r. Lambert.