

Pierre Robert, tenant compte de la réprobation unanime, va déposer le projet de loi de monopole. C'est tout à fait républicain

RADIO - CHARITÉ

« Les Amis de la Tour » ont donné cette semaine une audition fort agréable pour ceux qui ont été capables de l'entendre confortablement.

L'initiative artistique en est très louable. Avouez que 1.500 mètres est une longueur d'onde fort inoportune. Nous n'avons pas à rechercher qui l'a fixée et ne voulons pas nous demander dans quel but elle a été choisie.

Mais tout cela sonne faux. Tout cela, nous ne cesserons de répéter, n'est ni un moyen, ni une base.

Les Anglais, c'était leur droit strict, mais ce n'était pas très habile, ont émis par Chelsmford sur 1.600 mè-tres. C'est dommage pour eux d'abord, pour nous ensuite.

Car il faut être franc et ne pas se gargariser de phrases creuses: la plupart des postes récepteurs exis-tants ne peuvent éliminer l'un de l'autre. Les soirs de la Tour ce sera une cacophonie ambrée des plus stupides.

Les postes à grande puissance, en dehors de leur intérêt national, ont une grosse action de propagande. On dirait que la nôtre cherche à être inopérente. On dirait que nous sommes en état de guerre radiophonique avec les Anglais. Le résultat en est en tous cas fort pré-judiciable à la radiophonie.

Dans des échanges de vue que nous avons eu avec ceux qui dirigent artistiquement ou techniquement ces concerts on soutient impérieusement que l'on peut éliminer. Si le cas est peutêtre exact pour certains appareils merveilleux appartenant à des experts en herbes, la majorité, nous le répétons, est empoisonnée. Et la majorité est bien le public, c'est-à-dire, les auditeurs à qui l'on veut s'adresser. A moins que l'on n'émette pour le simple plaisir de gâcher de l'électricité.

Cette main de fer, gantée de velours rapé, qui a eu tant d'énergie pour mystifier un parlementaire et le Parlement, aurait là l'occasion de nous être un peu moins antipathique. Régir, au lieu de saboter, la radiophonie eut été pour lui une ligne de conduite, intelligente, facile et confortable

C'était la ligne droite, c'était la plus

Le meilleur et le moins cher des haut-parleurs
Le mieux construit et le mieux présenté
Le plus puissant sous un volume réduit

Galène en Gros
Demandez notre catalogue
A4 franco

meilleurs prix cour la meilleure qualité



courte. « Les chemins montants, sa-blonneux, malaisés et de tous les côtés à la désapprobation exposés » furent son lot. Il est vrai que pour lui la mou-che du coche était un maître impé-

Fiat volontas tua, ô Tronchon.

Tout ceci est mal choisi. Au mo-ment où l'arc de la Tour, n'ayant pas encore été transformé on gâche chaque soir nos auditions, on supplie le public de participer bénévolement aux frais des émissions.

Tout cela indique une quantité d'ex-cellentes bornes volontés, ce qu'il man-que c'est d coordiner l'effort.

Il y a là un beau rôle à jouer, on passe malheureusement son temps à se quereller ouvertement ou à miner le travail de l'autre. On demande un homme, une fourche et une chaudière.

Nous espérons que la deuxième Con-férence pour l'Entente internationale en Radiophonie, qui doit avoir lieu à Genève le 3 avril prochain, apportra une solution à cet état lamentable. Le grand remède c'est évidemment la bonne volonté. Malheureusement, elle ne se manifeste pas beaucoup.

Henry ETIENNE.

P.S. - Nous suggérons au public de sous crire pour les radio-concerts de la Tour de la façon suivante: je tiens... francs à votre disposition tous les mois à condition:

1° Que l'arc de la Tour soit supprimé dans un délai de trois mois à dater de ce jour 2º Que la longueur d'onde soit fixée à 1.200

mètres ou maintenue à 2.600 mètres (Adresser: Les Amis de la Tour, 6, rue

Nous y voilà!

Il résulte de renseignements de source certaine que M. le sous-secré-taire d'Etat aux P.T.T. se propose de déposer un projet de loi sur la téléphonie sans fil, selon les bases suivantes :

L'Etat se réserverait le monopole de construire des stations de radiophonie, et les exploiterait en affectant aux dépenses le produit de taxes spéciales.

1º Une taxe sur le chiffre d'affaires industriels et commerçants en

2º Une taxe annuelle à payer par tous les détenteurs de récepteurs de T.S.F.

D'une part, l'industrie de la T.S.F. française aurait à subir une dîme spéciale s'ajoutant aux multiples impôts qui grèvent l'industrie en général.

D'autre part, les amateurs, qui ont déclaré en toute loyauté leurs récepteurs, seraient maintenant livrés au

ବ୍ୟବ୍ୟବର୍ତ୍ତର ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟର ବ୍ୟବ୍ୟର ବ୍ୟବ୍ୟର ବ୍ୟବ୍ୟର ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟର ବ୍ୟବ Le monopole de la radiophonie sera le parrain de la fraude.

SOMMAIRE

	CAUSES ET REMEDES	The Salaran
5	D'UNE MAUVAISE RECEP-	situation to the second
,	TION EN BASSE FRE- QUENCE, par E. de Sasse-	
	lange	Page 150
	UN MONTAGE DE SFJ, par	
	P. Berché	- 151
	LES CONSEILS DE BEN	
,	CLIPPING	151
	VERS LA SELECTIVITE, par	470
	R. Alindret	152
	PAGE DES GALENEUX	154
	NOTRE COURRIER 155, CHRONIQUE DES AMA-	156, 157, 158
	TEURS EMETTEURS	420.480
		- 158-159
	DANS LES RADIO-CLUBS	- 161
	TRIBUNE LIBRE	——————————————————————————————————————
88	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	The same of the sa

Société Nouvelle des Accumu ateurs "PHŒNIX"

Accumulateurs, Redresseurs, Piles

Usines et bureaux

40, Rue de Pontoise, ERMONT (S.-et-O.) Téléphone : ERMONT 37 Magasins de vente

11, Rue Edouard-VII, 11, PARIS Téléphone : LOUVRE 55-66

La libre concurrence sera le sûr garant d'une radiophonie française intéressante.



ECHOS

Bientôt l'Antenne paraîtra bi-incusuellement sur 20 pages et bi-mensuellement sur 16 pages en attendant 20 pages hebdomadairement en octobre. Merci.

La situation de la radiophonie française peut se résumer ainsi : Durand dit : aC'est, la faute à Dupont ». Dupont dit : N C'est, la faule à Dupont ». Qui traversera le premier la zone neutre pour enfin donner satisfaction à tous ?

On dit que les P.T.T. ont une organisation toute prête pour la transmission de représentations théâtrales ,mais on attend un accord avec les syndients d'artistes.

Le Congrès International des Amateurs aura lica à Paris du 14 au 19 avril pro-

Kipling parle quelque part d'une race de singes de la Jungle qui passent leur

N'ACHETEZ RIEN SANS AVOIR CONSULTÉ LE CATALOGUE DES ETABLISSEMENTS POUR LES POSTES COMPLETS ET LES PIÈCES DÉTACHÉES Etablissements GMR 8, Boul. Vaugirard - PARIS GRAND PRIX HORS CONCOURS 8 MEMBRE 1922-1923 du JURY en 1924

Différents numéros du Q.S.T. Français et de l'Antenne, qui traitaient du fameux montage le C. 119 se sont trouvés épuisés dès le début de leur parution.

En raison de ce succès, la Direction des Publications Henry Ettenne a décidé de réunir en un volume de 172 pages, grand in-80, les différents montages concernant

LE C. 119

Ca volume, véritable innovation en matière T.S.F., orné de nombreux schémas et photographies d'appareils contiendra, en outre, des bleus de construction, grandeur nature.

Réalisé par le spécialiste blen connu R. ALINDRET, professeur au Cours Professionnel de l'Antenne, ex-chef de poste instructeur de la marine de guerre, ce livre sera bientôt dans les mains de tous les amateurs de Radio.

Prix: 7 fr. 50 — Franco: 8 fr. 10

Etrancer: 8 fr. 55

Il est prudent de le retenir d'a-

Il est prudent de le retenir d'a-ance, Adressez donc, dès maintenant votre souscript on aux bureaux de l'Antenne, 53, rue Réaumur, Paris.

temps à faire beaucoup de bruit dans les arbres pour attirer l'attention des fauves puissants. Ils sont, paraît-il, fous de joie, quand de temps en temps ils y réussissent. Soyons bons princes en imitant les fauves et déclarons que si le poste Antenne-Intran ne marche pas encore, c'est uni-quement parce que les amis du singe en question ont tout fait pour que l'autorisation officielle ne soit pas même prise en considération. C'était trop simple à raconter, il fallait broder, il fallait faire croire que l'on était au courant, cela prouve aussi que l'on ne possède aucun moyen d'information. C'est tout pour le

En Angleterre on compte 1.200.000 postes récepteurs autorisés et licenciés. \$ \$

Les techniciens exigent la plaque de molybdène pour les lampes d'émission. Ils le font après avoir tout essayé. En faisant usage de lampes de réception à plaque de



molybdene, vous aurez le maximum de pureté, d'amplification et de durée. Vous aurez de plus des lampes de qualité toujours égales.

KDKA (Pittsburgh) reçu à Melbourne (11.000 milles) en haut-parleur, a permis d'y danser dans un square

36 36 Quatorze stations allemandes appartienpent aux P.T.T. allemands. On en prévoit six nouvelles pour l'an prochain. Et l'Allemagne n'a pas d'argent.

36 36

Les écouteurs y payent environ 10 fr par mois, et l'année dernière le gouvernement a ainsi récolté environ 25 millions de tranes.

La Tetrazzini se fera bientôt entendre par Radio. Cette émission sera faite par toutes les stations anglaises.

Les nouvelles stations de broadcasting allemand seront: Kiel, Dortmund, Dorstfeld et Stettin.

Les frais artistiques de la British Broadcasting Cy sont évalués à 160.000 par an, soit au cours, environ 15 millions de

francs... Evidemment cela peut être bien. 36 36 Dimanche dernier nous avons eu le plaisir d'entendre par Londres le célèbre pia-

- DETAIL -

A. PARENT 242, Fg St-Martin, Paris (10°). Tél. Nord 88.22

Tarif M contre 0 fr. 25



LE RECORD MONDIAL de Réception

sur Galène

avec le POSTE L.G.

livré avec 6 selfs amovibles

Prix: 145 fr. -:- Franco 155 fr.

DEMANDER LA NOTICE B

Etab. L. GUILLION, 39, rue Lhomond, Paris-Ve

niste - homme d'Etat polonais - Pade-

Nous avons reçu la lettre suivante : « Ma chère vielle Antenne.

» Si tu vois le sympathique Pierre Robert, embrasse-le bien fort pour tous les sans-ilistes et pour moi en particulier. Lorsqu'il quittera ses importantes fonctions, il faudra se cotiser pour pavoiser et illuminer le balcon de l' « Antenne ».

L. S., 44, rue M..., Paris (36),n

36 SC

La nouvelle grande station de Fornebo est terminée. Les essais officiels ont commencé le 16 février avec un plein succès, et dans peu de temps l'exploitation régulière commencera.

Ce poste, de construction française, est absolument moderne et peut rivaliser à tous les points de vue avec les meilleures stations du monde.

Il enregistre avec une absolue régularité, de jour comme de nuit, les radios émanant de tous les points du globe et spécialement de Buenos-Aires, Honolulu, Java, Tananarive, Saigon, pour ne citer

que les principaux. La station de Fornebo est destinée à assurer le trafic qui passe aetuellement par Stavanger.

Une nouvelle station-relais allemande va être érigée à Kiel. Cette station fera le relais des émssions de Hambourg.

36 36

Le général chinois Wal-Pei-Fou se plaignait dernièrement de ce que les stations exploitées par les Japonais émettaient souvent des nouvelles controuvées sur les opérations en Chine. Cette campagne contribuerait à démoraliser l'armée et influencerait très fortement sur la difficulté de la conduite des opérations.

M. Fernand Divoire nous lut mardi soir à Radio-Paris: Stratégie littéraire. Nous en avons été ravis sous tous rapports : la voix de M. Divoire étant radiogénique. Pour un début devant le micro, nous devons le féliciter de sa diction. C'est tellement rare.

Lundi 9 mars ,par contre, MM. Bouillard et Archdeacon nous ont un peu fatigués. Cela n'avancera ni la vente du poisson ni le développement de l'espéranto.

S S
On doit loyalement reconnaître que les programmes du Petit Parisien sont de premier ordre. Si seulement on pouvait l'entendre dans toute la France!

Quand on compare la modulation des P.T.T. et celle du Petit Parisien on songe avec mélancolie d l'usage abusif du tourne-vis dans le premier nommé.

La station de Broadcasting de Bilbao appartenant au Radio-Club de Viscaya a commencé ses émissions dans la nuit de samedi à dimanche (7 et 8 courant) entre minuit et minuit 30.

Cette station de 500 watts antenne construite par les Etablissements Radio L.L. a été parfaitement entendue dans toute l'Espagne, dans toute la France et en Bel-

Bilbao fonctionne sur une longueur d'onde de 380 mètres.

Tous les amateurs français pourront profiter des émissions de cette nouvelle station qui émettra des concerts réguliers chaque jour entre 19 heures et 21 h. 30.

Une sation semblable fonctionnera dans une huitaine de jours à Cadix.

Ces renseignements nous sont communiqués par M. Pina, chef de la station du Radio-Club de Vizcaya, hôtel Carlton, Bil-

Ce qu'on lit chez les confrères :

« Le grand intérêt de ce genre d'émissions est d'ailleurs diminué par le fait que la grande majorité des auditeurs de radiophonie est encore trop peu érudite pour en apprécier la saveur en toute connaissance

C'est un rien de prétention et d'autre part fort aimable à l'égard des lecteurs mêmes du confrère. C'est un direct sans filtre ni redressement.

Avez-vous réservé Les C-119, par R. Alindret. C'est prudent si vous désirez ce livre.

L'Echo de la Quincaillerie, revue mensuelle fera paraître prochainement un très intéressant numéro entièrement résergvé à la T.S.F. Annonceurs, votre intérêt est d'y figurer. Pour tous renseignements. s'adresser: 14, rue de Lancry, Paris (Xº). 98 98

Amaleurs, rappelez-vous que la lampe M.S. 9, boulevard Rochechouart, Paris, est la seule maison qui puisse vous garantir les lampes régénérées ordinaires ou Radio-Micro, meilleures que des lampes

Employez le rhéo-micro pour tripler la durée de vos lampes Radio-Micro.

Pour la Belgique, s'adresser à M. Hob-


son 224, rue Royale, Bruxelles.
Pour l'Espagne, s'adresser à M. Lemaire, Ayola, 50, à Madrid.

La pancarte du Radio-Journal de Luxembourg, 13, rue Joseph-II, dont l'Antenne a parlé dans son numéro du 25 novembre, indiquant les heures d'émission et les longueurs d'onde de chaque poste européen, est adressée franco de port et d'emballage contre un mandat international de 3 francs 50 pour tous pays (franco français). Le Radio-Journal demande des concessionnaires exclusifs pour tous pays et offre la pancarie aux Radio-Clubs à un prix spécial. Les sans-filistes qui ont adressé un montant insuffisant sont priés de le compléter en timbres-postes.

L'affranchissement des lettres pour le Luxembourg est de 25 centimes et non de

L'Ecole Pratique de Radioelectricité ouvrira le 1er avril prochain une nouvelle session de cours du jour de préparation aux emplois de radiotélégraphiste et de monteur-radioélectricien. Ces préparations sont facilitées pour les amateurs par les connaissances qu'ils possèdent déjà en électricité et en T.S.F.

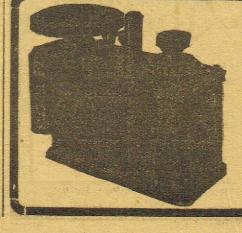M. Robert Plantie, a Rieumes (Haute-Garonne), met en vente, au prix de 3 fr., un tableau fort commode et très précis des émissions et transmissions radiophoni-



Ondemètre "Biplex

Demandez son mode d'emploi comme : Mesures des longueurs d'onde: 100 à 4.000 m. Mesures des selfs et des capacités

Filtre PRIX: 150 Francs COMPLET AVEC PILE ET COURBES

H. BOUCHET et E. AUBIGNAT

Ingénieurs-Constructeurs 30 bis, Rue Cauchy, PARIS (15°) Tél. Ségur 74.87 Cheques postaus Paris 829.19

The Electro-Link with 159 uses (TRADE MARK) CLIX permet de CLIX éclipse tou-tes les variétés résoudre toutes les difficultés de de bornes

CLIX avec sa combinaison broune-douille réa-CLIX avec sa combinaison brone-double réalise le contact électrique le plus ingénieux
et le plus efficace qui ait été inventé.
CLIX populaire dans le monde entier est la
prouve de sa diffusion et de son mérite.
CLIX tient à voire disposition une brochure
décrivant toutes les applications possibles.
CLIX est breveté dans le monde entier.
Demander de suite la liste de nos agences ;
il en reste peu à attribuer.

AUTOVEYORS Ltd

Radio Engineers Contractors and Exporters

Radio Engineers, Contractors and Exporters 82-84, Victoria Street, Westminster, Londres Adresse Télégraphique :
Autoveyor Conditions de vente
Sowest London eur demande
Agents pour Paris
Agents Généraux « Établissements Lipli »
49, Rue Rochehouart. -- PARIS

Causes et remèdes d'une mauvaise réception en basse fréquence

Avez-vous remarqué, chers lecteurs, combien sont nombreux ceux qui dans le cour-rier de l' « Antenne » se plaignent d'une mauvaise réception en basse fréquence. Vous même qui lisez ces lignes la connaissez peut-être cette mauvaise réception. Au milieu d'un beau concert, un sourd grondement sort du haut-parleur, croît peu à peu, prend de l'amplitude et finit par atteindre les pro-portions de véritables hurlements. En augmentant légèrement le chauffage, on par-vient à les faire momentanément disparaltre; mais, quelques instants après, ils reprennent de plus belle.

De même quand on dispose de plus de deux amplificateurs basse fréquence à transformateurs, il est très délicat, pour ne pas dire impossible, d'avoir une réception pure exempte de fritures et de crachements. D'autre part, la distorsion de la musique, et surtout de la parole, sera d'autant plus importante que l'on se tiendra plus près du parole, sera d'autant plus importante que l'on se tiendra plus près du l'acception de la musique. point d'accrochage de la réaction. Celle-ci, en effet, si elle donne un gain d'amplifica-tion considérable, a l'inconvénient, si on la « pousse » trop, de rayonner l'onde porteuse dans l'antenné réceptrice et de provoquer à plusieurs milliers de mêtres aux alentours, de graves perturbations dans les ap-

&&&&&&&&&&&&&&&

ୡଌଵୖ୰୰ୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡ

pareils récepteurs (siffiements violents). Cette proximité perpétuelle de l'accrochage est une des principales causes de la déformation de la voix et de la musique.

Mais, si le potentiel statique des grilles BF ou HF est mauvais, ou si la réaction, comme nous l'avons dit plus haut, est trop poussée, si le chauffage des audions est trop faible ou trop fort, ce qui empêche les lam-pes de fonctionner suivant leurs courbes caractéristiques, la voix, la musique sont hachées, soufflées, stridulentes et toute réception est alors rendue impossible. Pour ce qui est du mauvais potentiel des grilles, on peut le corriger en reliant les grilles des lampes à une pince-prise de contact, fixée sur une forte résistance intercalée entre le + et le - de la batterie de chauffage du filament. Le débit de cette batterie devra être réglé par un rhéostat approprié aux lampes employées (0,7 ou 6/100 d'ampère). Ce rhéostat permettra d'appliquer aux filaments des lampes le voltage exact sous lequel elles doivent normalement fonction-

Si le fer d'un transfo est atteint d'hysterésis, et non pas d'hystérie comme nous l'avons plusieurs fois entendu dire, la dé-

LE FIL ISOLE 76-78, Rue Lecourhe Fil email, soie, coton, T. S. F.

FABRIQUEZ TOUTES VOS SELFS NIDS D'ABEILLES, DUOLATERAL, LATTIS FONDS DE PANIERS, etc., avec le

MANDRIN * Perfection

(marque déposée) Prix: 15 fr.; franco, 16 fr. 50 (notices explicatives)
Tous mandrins sur commande
après entente de prix
E. RONOY, 17, avenue Jean-Jaurès, Paris
et chez les vendeurs de T.S.F. R.C.S. 243.527



formation, surtout dans un ampli à plusieurs étages, est très sensible. Le vrai remède qui soit réellement efficace consiste à changer le transformateur. Aux grands maux, les grands remèdes.

Si l'amplitude des oscillations basse fréquence est trop forte au secondaire des transfos, elle prodeit d'intempestifs siffle-ments. On peut, soit shunter le secondaire à l'aide d'un condensateur fixe, soit inverser-le sens des connexions. Le moyen le plus efficace consiste à modifier le voltage plaefficace consiste à modifier le voltage plaque à l'aide d'un réglage continu afin de faire agir la lanmpe selon ses caractéristiques. On prendra pour cela un potentiomètre de 1.000 à 3.000 ohms fait de fil de chrome-nickel 1/10. Mais, pour éviter que la pile ne débite continuellement, même lorsque les lampes ne fonctionneront pas, on intercalera en série sur le + ou le -80 volts un interrupteur unipolaire qui permettra d'ouvrir ou de fermer le circuit. mettra d'ouvrir ou de fermer le circuit

Par la manœuvre combinée et proportion-Par la manœuvre combinee et proportion-nelle du potentiomètre et de la réaction on arrivera à trouver un voltage donnant, pour une réaction poussée à l'extrême, le minimum de déformation. Le voltage pla-que ainsi obtenu dépendra : 1° de la qualité des lampes (dure sou non); 2° du chauffage de leur filament ; il sera donc nécessaire de le régler chaque fois. le régler chaque fois.

Avec ce petit truc, on pourra régler et mettre au point une fois pour toutes la réaction, suivant la tension plaque débitée par le potentiomètre. Dès lors, le couplage de la réaction pourra rester fixe. On peut aussi arriver à ce résultat en reliant un ou deux discoute par le potention de la réaction pour la certain de la company de la deux éléments à un clavier de plots. Comme



ceux-ci seront très rapprochés (40 pour une batterie de 80 v.) pour être facilement ins-crits dans le trajet circulaire de la manette, il faudra veiller à ce que cette dernière ne chevauche pas 2 plots à la fois, ce qui au-rait pour résultat de mettre un ou deux éléments en crist circulit éléments en court-circuit.

Grâce à ces deux procédés, on pourra pousser davantage la réaction, éliminer les sifflements et jouir par conséquent d'une amplifiaction légèrement augmentée.

PECKLE de ASSELANGE.

Avez-vous lu le « Q.S.T. » Français nº 12. Les auteurs les plus éminents de France s'y trouvent réunis.





39, Rue Lafayette - PARIS (Opéra)

TOUT CE QUI CONCERNE LA T.S.F. ET ACCESSOIRES

Rayon spécial pour la vente et la démonstration des appareils VITUS ACCESSOIRES DYNA

Catalogue d'appareils, 1 fr. 50 ; franco, 1 fr. 75 remboursable Catalogue d'accessoires, 1 fr. 25 ; franco, 1 fr. 50 remboursable

MONTAGE DE

Pour les lecteurs de l'Antenne

Tous les lecteurs de l'Antenne connaissent les remarquables exploits accomplis par M. J.-L. Ménars 8FJ. Toutes les émissions de la terre viennent à l'appel du con-densateur d'accord faire vibrer les diaphragmes de son casque... Lors d'un de ses récents passages à Paris, 8FJ a bien voulu nous donner de vive voix quelques indications sur un des montages qu'il a utilisés et avec lequel il a pu établir des records de néceties.

de réception.

Le montage est très explicitement indiqué par le schéma qui illustre cet article.

La self secondaire S est placée dans le circuit grille de la première lampe qui fonctionne en détectrice à réaction. Cette self possède un total de 12 spires de fil 6/10 deux couches coton bobinées jointivement sur un cylindre de 8 centimètres de diamèsur un cylindre de 8 centimètres de diamètre. Ce cylindre est en carton préalablement séché au four. Le condensateur d'accord c est de 0,25/1000 et sera choisi avec le plus grand soin en ce qui concerne son

T et T' sont respectivement de rapport 1/5 et 1/3. Viennent ensuite les particularités qui


caractérisent ce montage.

Dans le circuit grille de la première lampe BF, entre le 4 volts et le transfo, on a placé un condensateur shunté (2/1000 Mf et 4 méghoms). Ce condensateur shunté a pour but de réduire à zéro le courant grille de la lampe BF. On sait que l'existence d'un tel courant grille de la co tence d'un tel courant grille a pour effet de diminuer la pureté de la réception et d'agir défavorablement sur l'intensité de l'amplification.

Enfin, deuxième particularité, une self R'intercalée dans le circuit plaque de la deuxième lampe BF est couplée de manière variable avec R. Cette self permet d'obtenir une « régénération à basse fréquence » qui influe très favorablement sur la force des signaux dans le casque. R' comporte 10 tours de 6/10 deux couches coton sur carton de 8 cm. de diamètre.

Nous avons réalisé rapidement ce mon-

Nous avons réalisé rapidement ce mon-

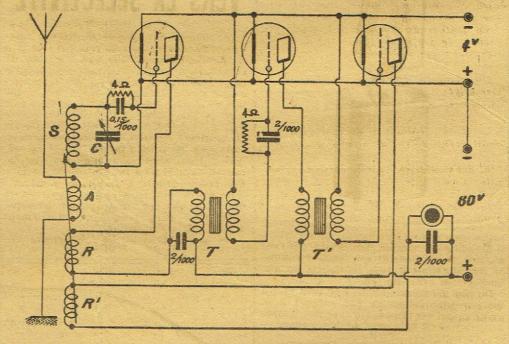

isolement et l'absence des pertes diélectri-

ques. Le condensateur shunté de détection au-ra les valeurs classiques indiquées dans la

Sur le même carton qui supporte S, on

bobinera immédiatement à la suite la self d'antenne A. Cette self A faite en 6/10 deux couches coton comportera 6 spires jointives.

La réaction R est couplée de manière variable avec la self A. Elle comporte 15 tours de 6/10 DCC sur carton de 8 cm. de diamètre diamètre

Jusqu'ici le montage ne présente rien de très particulier. C'est une détectrice à réac-tion dont la réaction agit sur le première

Cette détectrice est suivie de deux étages

tage sur table pour la préparation de cet article. Les signaux reçus ont été très con-fortables : réception des Américains en haut-parleur à 22 heures TMG. Le réglage du couplage R'-R se montre assez délicat si l'on veut obtenir le maximum de l'officie si l'on veut obtenir le maximum de l'effet de régénération à BF sans accrochages in-tempestifs à BF.

Tel qu'il est, ce montage est des plus intéressants et doit retenir l'attention des amateurs se consacrant aux ondes de 160 mètres et au-dessous. Par suite du manque de temps, nous n'avons pas fait d'essais sur les ondes de Broadcasting, mais il ne fait aucun doute que les résultats ne doivent y être excellents. C'est une simple question de bobinages.

P. BERCHE 18BN.

LES CONSEILS DE BEN CLIPPING


Parmi les nombreuses causes de mauvais fonctionnement d'un appareil, il en est une à laquelle on craint généralement de remédier, à savoir les poussières entre les lames des condensateurs. Si l'on se sert de feuilles de papier, elles sont ou trop minces et n'enlèvent rien, ou trop épaisses elles faussent les lames du condensateur. Wirelees Weekly signale ce petit truc d'amateur, que j'utilise depuis avec succès ; il consiste à se servir des petites baguettes enveloppées de duvet avec lesquelles on nettoie les pipes. C'est l'instrument rêvé. Il suffit de passer le nettoyeur aussi légèrement enduit de vaseline que possible de façon à haper toutes les poussières entre les lames du condensateur, mis à zéro. Rien n'est faussé et l'instrument est propre.

Parmi les principes qu'il est utile de rappeler, car nombreux sont les amateurs qui n'en tiennent pas compte tant aux Etats-Unis, et en Angleterre, qu'en France, signalons qu'il y a presque toujours un sens de connexion pour les bornes du condensa-

Il ne faut jamais connecter la borne qui

correspond à l'axe, c'est-à-dire atx lames mobiles à la grille, la plaque ou l'antenne, sinon en prenant le bouton du condensa-teur vous déréglez tout l'appareil : il est infiniment préférable de connecter cette borne à la terre au + ou -4 ou au + 80 selon les cas qui sont des pôles fixes.


Les schémas ci-dessous feront compren-

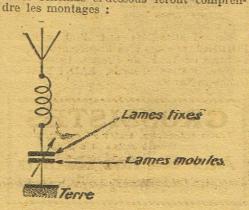

ADOPTEZ LES MARQUES : OPTIMA comme bobines de Self S.I.D.P.E. YGÉAPHONE en transformateurs

En procédant ainsi vous réglerez beaucoup plus facilement puisque cela revient à approcher la main d'une borne de vos accumulateurs et non d'une grille, d'une plaque

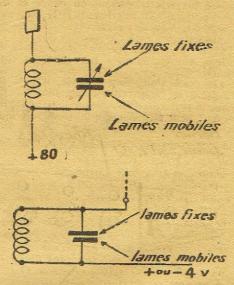RADIO CONSORTIUM, 15, rue Montmartre, PARIS



DE LA CONSTRUCTION DES APPAREILS

Il ya deux types d'appareils classiques : l'appareil français ou anglais et l'appareil américain. L'appareil français ou anglais est beaucoup plus joli, mais l'appareil améest beaucoup plus joli, mais l'appareil américain est plus facile à construire et moins coûteux. C'est ce type d'appareil que j'ai toujours préféré, pour ce qu'il est convenu d'appeler le montage sur table. En réalité, le montage sur table tel qu'on le pratique généralement est une infamie. Ce n'est plus un montage du tout, mais un enchevêtrement de fils où toutes les industions toutes par le productions toutes de la contraction de les contractions de la contraction de la con ment de fils où toutes les inductions, toutes les capacités, toutes les résistances et tou-tes les fuites sont permises. Je connais des gens qui croient de bonne foi avoir essayé des appareils dans ces conditions et sont stupéfaits d'avoir d'autres résultats quand ils mettent les organes dans une boîte. En réalité, ces essais ne signifient rien, ni pour la radio, ni pour l'amateur. J'ai moi-même la radio, ni pour l'amateur. J'ai moi-même pêché parfois aussi ; un constructeur m'avait demandé un jour d'essayer des transfos à résonance ; en vingt minutes j'avais monté un appareil à 3 lampes et il entendait les anglais à l'époque où on ne les entendait guère, c'était tout au début, il était émerveillé — Londres à 500 watts à l'époque héroïque — mais je ne l'étais pas du tout. Je faisais réaction avec les doigts au milieu des fils presque avec le bout du nez ; somme toute, je n'avais pas essayé du tout ses transfos qui, d'ailleurs, ne valaient tout ses transfos qui, d'ailleurs, ne valaient pas grand'chose, mais j'avais réalisé le ha-sard et l'acrobatie aidant quelque chose qui marchait je ne sais comment.

Donc si vous montez un appareil, prenez une planche de bois de 30 de large et vis-sez un panneau d'ébonite long et bas pour les essais, plus haut si votre appareil est dé-finitif.Mes panneaux sont percés comme des écumoires. Tous les quatre centimètres, il y a un trou pour les condensateurs. Les lam-pes sont montées sur socles et coux-ci vis-sés sur le bois ainsi que les transfos ou bo-bines qui peuvent être également montées



00 2 postes en Les petites et grandes ondes avec puissance maximum ... un SEUL Facilité de réglage inconnue jusqu'icl

dernier modèle 3 1.

00 Construisez vous-même votre Poste!

POSTES EN PIECES DÉTACHÉES

faciles à construire soi-même 00 POSTE C. 119 BIS A RESONANCE 2 lampes 3 lampes 4 lampes 5 lampes 275. 319. 357. 397. 397. 3 » 450.» Notice: 0 fr. 25 - Catalogue radio: 0 fr. 75


1 lampe du HAUT-PARLEUR et forte réception des postes européens sur cadre avec les Selfs « Oscillatrices T. M. R »

12, boulevard de la Chapelle :: Paris (18°) R.C. Scine 239.274.

aux hornes du condensateur. Pour l'appareil défintif, tous les fils des accus et piles et même les fils d'antenne ou cadre et du haut-parleur vont aux bornes fixées sur une planchette d'ébonite placé sur le derrière de

Cette disposition permet de réaliser le mieux du monde tous les montages cou-

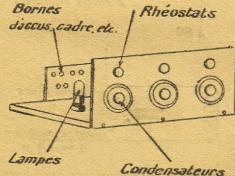Les connexions sont courtes, il y a de la place et l'appareil est bon marché. De plus, le panneau d'ébonite ou de bakélite du devant peut être d'une qualité diélectrique



quelconque si l'on met tous les axes des condensateurs, comme il a été dit plus haut

à des pôles fixes + ou - 4 ou + 80. Le panneau du devant n'est en effet en contact avec aucune plaque, aucune grille ; ils pourront donc sans inconvénient être en

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ!



FERRIX

Pour l'écoute des petites ondes et au casque, le transfo ATI servant de filtre est remplacé avantageusement sur le Tableau de Tension de Plaque par notre nouvelle Self E 50 henrys (44 t.) permettant plus de débit, une tension plus élevée et la suppression totale de tout bourdonnement.

Transfos FERRIX, 64, r. St.Andrédes.Arts PARIS (6')

hois quelconque, quant aux socles aux dif-férents organes de l'appareil, à la planchet-te d'éhonite où aboutissent les fils d'antenne ou de cadre de haut-parleur, ils doivent être d'une qualité impeccable. La seule fa-con d'an être cân aut de les carrettes les être d'une qualité impeccable. La seule fa-con d'en être sûr est de les construire avec la meilleure ébonite possible en ayant soin et ceci est de la plus haute importance, d'en-lever tout le poli de la surface en le grat-tant avec du papier de verre fin propre ; en les frotte ensuite avec un peu d'essence de thérébentine.

L'ébonite est en effet généralement polie avec des produits contenant des matières métalliques et neut donner lieu à des perfes

métalliques et peut donner lieu à des pertes de surface considérables. Le seul remède contre ce grave défaut est d'enlever toute la surface polie.

D'après les nombreuses lettres reçues, l'intérêt des lecteurs paraît surtout éveillé

par le super-hétérodyne.

Ceux qui s'en servent disent que c'est le roi des récepteurs ; ceux qui ne s'en servent pas disent que c'est un monstre au nom fabuleux et qui de plus est indomptable. Je m'en suis servi deux ans et j'espère convaincre dans les prochains numéros les lecteurs que cet instrument est vraiment simple quand il est à cinq lampes bien que si je commençais par la description d'un petit douze lampes qui est mon préféré dans les circonstances difficiles, il y en à beaucoup qui reculeraient d'horreur rien qu'à regarder le schéma.

UNE NOUVELLE LAMPE INUSABLE ET SANS ACCUMULATEURS

Parmi les dernières nouveautés d'outre-Atlantique, il en est une qui mérite de retenir l'attention de tous les constructeurs de lampes à trois électrodes dont la des-cription a paru dans Radio-News du mois de février. Le principe de cette lampe est extrêmement original. Nous retrouvons la grille, la plaque classiques et le filament qui se compose d'une matière désignée sous le nom d'alundum qui est un excellent émetteur d'électrons au rouge, mais voice la nouveauté, le filament qui est un tube


iltre CREJ

Nouveau modèle alimentation totale des Audions, faible consommation sur courant continu. Filament et plaque. Voltages régla-bles avec voltmètre de précision. 110 ou 120 v.

PRIX : 240 FRANCS Filtre pour 80 v. Prix : 80 fr. sur 110 v. Prix : 92 fr. sur 220 v.

P. JOIGNET 7, rue Erard PARIS

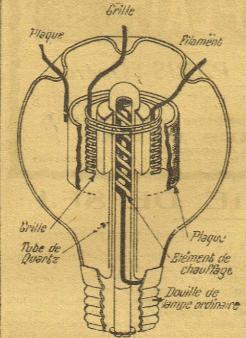assez épais et pratiquement inusable n'est chausse par aucun courant, il est scellé sur un tube de quartz qui s'ouvre à l'extérieur et c'est de l'extérieur que l'on chauffe la




lampe au moyen d'un second fuàment qui est branché sur le 110 volts.

Quand le filament du 110 volts est usé. ce qui lui arrive au hout d'un temps fort long, paraît-il, on en met un autre et la

lampe est toujours neuve.

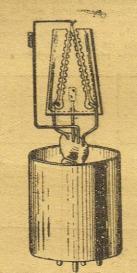Nous entrevoyons donc enfin la solution
si longtemps cherchée du chauffage des




lampes par l'alternatif. Ici, l'alternatif n'est utilisé que comme producteur de chalcur il actionne une simple chauffrette, par con

séquent le ronflement est éliminé comme si l'on chauffait le tube de quartz au gaz ou par tout autre moyen.

De plus, le filament intérieur peut être à un potentiel déterminé par rapport à la grille ce qui est impossible avec nos lampes actuelles où il se trouve toulous entre actuelles où il se trouve toujours entre et + 4 volts.

BEN CLIPPING.

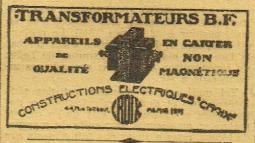

Une théorie quelque peu paradoxale mais qui n'en est pas moins vraie

Plus la station que vous voulez recevoir est éloignée, moins grand doit être le nom-bre de lampes utilisées.

C'est ainsi que pour obtenir une audition de 25 à 150 mêtres du haut-parleur, des concerts radiophoniques européens « ARTIS » n'utilise que 2 ou 3 lampes sur ses appareils R.2. et R.3. couvrant ainsi une gamme de longueur d'ondes de 150 à 3.000.

Ses appareils sont les seuls permettant de

recevoir petites et grandes ondes avec une aussi grande amplification et cela sans réglage fastidieux; nous n'utilisons que peu de lampes, mais nous leur faisons rendre leur maximum.

(Notices détaillées aux Etablissements POIRIER, une des plus importantes manufactures de T.S.F. de France. Usine, laboratoire, station d'essais, SAINT-BRIEUC (Côtes-du-Nord).

GROSSISTES

Toutes fournitures, toutes pièces détachées pour postes à galène :t à lampes

Aux Radios Réunis

103, rue Saint-Maur, PARIS (XI*) Tél. : Req. 47-79. -- R.C. Seine 60-123 ****************************

RADIO-ANASTASIE

On a pu lire dans le Matin :

Le 10 mars, le docteur Genil-Perrin, mé-decin en chef des asiles d'alienés de la Seine, secrétaire général de la Ligue d'hy-giène mentale, avait accepté de faire une gene mente, avait accepte de faire une conférence devant le microphone émetteur d'une Compagnie de T. S. F., sur le sujet suivant : « Protégeons notre santé mentale contre les dangers de la vie moderne. » Mais, depuis quelque temps, le gouvernement exige que les textes des conférenciers soient soumis à son visa, par mesure de sécurité générale. Cette tois le touction

de sécurité générale. Cette fois, le fonction-naire préposé est intervenu. — Nous voulons bien de la conférence,

a-til dit, mais à condition que le mot « sy-philis » n'y soit pas prononcé.

Parler de la folie sans dénoncer cette maladie, qui est une des plus puissantes pourroyeuses des asiles d'aliènes, c'était impossible. Le docteur Genil-Perrin a donc

rempoché son texte. Vraiment, sommes-nous bien en 1925? Que dire de cette sotte pudibonderie d'un censeur, alors que tous les médecins du monde entier dénoncent la nécessité d'ins-truire le public et de combattre ce préjugé qui veut absolument mettre en dehors des maladies microbiennes courantes cette in-fection si voisine des fièvres paludéennes par son virus, ou de la tuberculose par ses manifestations; alors que la reine des Belges, le cardinal Mercier, entre autres, se sont mis à la tête de la croisade contre ce fléau, qui ne peut disparaître que

par l'instruction du public ! Il est probable que le censeur ne l'a pas

attrapée, car il n'a jamais prononcé son nom. Voilà bien le moyen infaillible que tous les savants avaient vainement tentés de découvrir. Des ciseaux et puis, peutêtre... une petite belote !

Le nombre des postes émetteurs augmente de jour en jour, et il devient de plus en plus difficile de les éliminer l'un de l'autre. Pour la radiotéléphonie en particu-lier, les différents postes ont des longueurs d'onde qui s'échelonnent entre 300 et 450 mètres d'une part, et dans les environs de 1.600 mètres d'autre part. L'amateur qui se trouve assez éloigné de l'un quelconque de ces postes d'émission peut encore arriver, sans trop de difficulté, à recevoir le concert qui lui plait, sans être gêné par les autres, mais il n'en est plus de même lorsque l'en se trouve à participation de l'en se trouve à l'en se trouve de l'en se trouve à que l'on se trouve à proximité immédiate d'un ou de plusieurs postes émetteurs, ce qui est le cas des amateurs parisiens qui, pour leur part, possèdent actuellement 4 postes de broadcasting.

Ces postes peuvent être facilement éli-

EMISSION - RECEPTION

CHENEY & MARTIN

Constructeurs 44, rue de Seze, 44 LYON

Leurs postes sont les plus simples, les plus sérieusement étudiés

Demandez ie « Claravox » pour purifier votre réception

minés l'un de l'autre; leurs longueurs d'onde: 365, 450, 1.750 et 2.600, étant fran-chement différentes; pour peu que l'on pos-sède un montage un peu synthonisé (Tesla ou résonance).

Malheureusement, il n'en est plus de même lorsque l'on veut écouter à Paris un poste lointain, anglais par exemple. Il est bien rare alors que l'on ne soit pas brouillé par les émissions soit des P.T.T., soit du Petit Parisien, soit encore par Eiffel et Radio-Paris ou par les harmoniques de ces deux derniers postes. deux derniers postes.

On peut en effet entendre la Tour-Eiffel

a Paris et dans sa banlieue immédiate, sur les longueurs d'ondes suivantes: 2.600, 1.300, 866, 650, 520, 433, 371, 325, 288, 260, etc., correspondant aux différentes harmoniques de ce poste.

Il en est de même pour celui de Radio-





EGHARGEURS D'ACUS
SUR COURANT ALTERNATIF
MARCHE PARFAITE GARANTIE
RECHARGE LES 4 ET 80 VOLTS

29 trades
En vente: BAZARS, ELECTRICIENS et
A. JEANNIN 28, rue Eugène-Jumin, PARIS (19°)

Paris qui peut être entendu sur : 1,750, 875, 583, 457, 350, 291, 250, etc.

On se rend compte de suite de la grande difficulté qui existe pour recevoir un poste éloigné, lorsqu'un poste parisien émet, car on a de grandes chances d'être brouillé par ce poste parisien. Si, par exemple, on veut écouter le poste 2LO de Londres, qui émet sur 365 mètres, il ne faut pas que celui du Petit Parisien, ayant la même longueur d'onde, cause en même temps, sinon il sera

impossible de recevoir 2LO.

Si l'on veut recevoir 2LO pendant une émission de Radio-Paris, le poste récepteur devra être capable de séparer l'harmonique 350 m. de Radio-Paris de l'onde de 365 m. de 2LO. Il devra donc être très sélectif pour permettre de séparer l'une de l'autre deux ondes qui ne sont séparées que par un intervale de 15 mètres, soit 4 % environ.

On pourrait multiplier ces exemples à l'infini en tenant compte que si les harmoniques supérieures n'existent pas, tout se passe quand même comme si elles exis-

En effet, un poste de réception réglé, par exemple, sur une onde de 1.000 mètres, a une harmonique sur 500 mètres. Si un



poste émet sur cette onde de 500 mètres, on l'entendra, malgré que le récepteur soit réglé sur 1.000. Or, cette onde de 500 mè-tres peut très bien être une harmonique d'un poste causant sur une longueur d'onde multiple de 500. Dans certains cas, on pourrait par suite recevoir une onde de 1.500 mètres, par exemple, avec un récep-teur réglé sur 1.000 mètres, et cela, quoi-que 1.000 mètres ne soit pas une harmoni-

que de 1.500 mètres.

Il est donc, nous le répétons, très difficile de recevoir à Paris les émissions éloignées, lorsqu'un poste parisien est en marche. Il y aurait bien une solution qui consisterait à se contenter des émissions de nos quatre postes et ne recevoir les étrangers que lorsque ces quatre postes ne cau-sent pas l'un ou l'autre. Malheureusement, leurs programmes ne sont pas toujours très intéresants, étant trop chargés en confé-rences ou en publicité, et il est bon de se rabattre sur la musique anglaise ou alle-mande, à défaut de la nôtre. Il devient donc nécessaire de se préoccuper de l'éli-mination des postes parisiens, et pour cela nous allons étudier les différents moyens qui existent actuellement des ce leurs de qui existent actuellement dans ce but.

Le moyen le plus simple que nous con-naissions consiste à rendre les circuits os-cillants du poste récepteur aussi peu résistants que possible. Pour cela, nous avons un procédé connu de tous, et qui est la réaction autodyne, permettant d'amener la résistance de ces circuits à une valeur pra-tiquement égale à zéro pour les ondes sur lesquelles ils sont réglés, lorsque la lampe est à la limite d'accrochage des oscillations internes. Dans ces conditions, l'onde que nous voulons recevoir est fortement ampli-fiée, tandis que les autres le sont très peu. Une lampe détectrice à réaction bien montée a une sensibilité très grande et permet de recevoir dans de bonnes conditions des émissions mêmes très éloignées. Elle peut être utilisée soit sur cadre, soit sur an-tenne, et nous allons indiquer la façon de la réaliser correctement, mais auparavant, nous tenons à signaler à nos lecteurs un fait qu'un grand nombre d'entre eux connaissent, mais qu'il nous semble indispen-

sable de remettre en lumière.

Un poste de T.S.F., quel qu'il soit, ne peut être établi pour recevoir des longueurs d'onde très différentes, qu'aux dépends de son rendement sur les petites condes. ondes.

AMATEURS DE T.S.F.

Domandez le catalogue-album illustré, fco T f.

(supprimer les brouillages POUR amplifier la réception choisie



Employez le

il vous permettra de n'entendre au même moment qu'un seul poste et en renforcera la reception

Etablissements Schugt et Hummel: 43 bis, Boul. Henri-IV, PARIS (4°) Arch. 67-50

TRANSFORMATIONS — MONTAGES GROS — DETAIL REVENDEURS, Consultez-nous:

Il est donc indispensable pour l'amateur qui désire recevoir d'une part les ondes de l'ordre de 400 mètres, et d'autre part celles de 2.000 mètres, avec le maximum de sensibilité, de construire deux postes différents l'un pour les petites ondes, l'autre pour les ondes moyennes et grandes.

Pour la réception des petites longueurs

d'ondes, le meilleur récepteur simple est à notre avis la vulgaire détectrice à réaction qui, à son effet sélectif que nous avons déjà vu, joint une grande sensibilité dûe à la même cause, qui est l'absence de ré-sistance dans les circuits oscillants, lorsqu'elle est à la limite d'accrochage.

On augmentera également l'effet sélectif en faisant de la réception sur cadre, qui en outre de son effet directif, a une résistance en haute fréquence moins grande que celle

d'un circuit antenne-terre. Pour faciliter les manœuvres d'accre-chage, et afin de ne pas être conduit à in-tercaler une self de réaction en série avec cadre, nous ferons de la réaction en parallèle, connue en France depuis longtemps (voir brochure de l'E.C.M.R., par Gutton), et qui n'a eu la vogue chez nous que lorsque ce montage nous est revenu sous le nom de Reinartz, après avoir fait un stage à l'étranger. Il en est d'ailleurs de même de heauceun d'entre recetage et viviai de beaucoup d'autres montages, et princi-

palement d'émission.

La partie principale de notre appareil récepteur pour petites ondes sera donc la détectrice à réaction en parallèle, que nous

devrons réaliser de façon à lui donner le maximum de rendement et de sensibilité. On pourra, si on le désire, faire suivre cette détectrice d'une ou deux lampes amplificatrices en basse fréquence, que nous conseillons de monter de la façon suivante, pour éviter autant que possible les défor-mations: la première lampe BF est reliée à la détectrice par l'intermédiaire d'un bon transformateur BF, et la 2º lampe BF à la par un condensateur de liaison et des résistances. Deux inverseurs permettent de supprimer une ou deux lampes BF, suivant la force des signaux.

vant la lorce des signaux.

Afin d'éviter des pertes dans des connexions trop longues reliant la detectrice au cadre, nous conseillons de monter le récepteur directement à l'intérieur du cadre qui sera construit de la façon sui-

(A suinte)

R. ALINDRET.

**************************** Avant de monter un poste compliqué voyez si la détectrice à réaction ne vous donnera pas les résultats que vous désirez.

Exigez de votre fournisseur LA MARQUE RECEPTEURS CASQUES HAUT-PARLEURS

Un montage intéressant

DUNYACH & LECLERT, 80. r. Taltbout, Paris

La Maison L.M.A.R., 31, rue de la Cerisaie, nous a demandé notre avis sur un appareil que nous jugeons à propos de signaler à nos lecteurs par suite des bons résultats qu'il nous été donné d'en tirer. Sa construction très simple peut être en-treprise par presque tous les amateurs que

le bobinage ne rebute pas.

La partie principale du poste est la self d'accord et de réaction qui est bobinée en fil de 5/10 isolé de deux couches de coton sur une carcasse de 8 cm. de diamètres et de 22 cm. de longueur. Le bobinage sera fait


Vous désirez une situation, adressez-vous

LA 11º ÉCOLE DE T.S.F. (Med. d'or) 67 & 69, RUE FONDARY, PARIS (XV*)
répare aux examers off. et 8° génie. Gr. suc.
bem. Guide du candidat et de l'amateur: 6 fr.
Se recommander du journal « L'Antenne

nage en faisant 3 sections de 30 spires puis 4 sections de 3 spires, 2 de 2 spires et 6 de 1 spire. Cette self sera reliée à deux commutateurs comme il est indiqué sur le schéma ci-dessous.

Un inverseur bipolaire permet de placer le condensateur variable d'accord, soit en série soit en parallèle sur la self d'antenne. L'appareil comporte en outre deux lampes amplificatrices en basse fréquence; l'une à transformateur, l'autre à résistances. Les déformations dues à ces deux lampes BF étant en sens inverse se neutralisent et l'apapreil ne déforme pas les sons reçus.

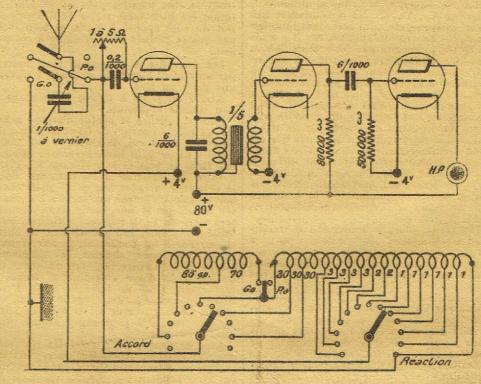Il sera bons, pour obtenir une meilleure réception des petites ondes, de prévoir un plot mort entre chaque plot actif du con-mutateur d'accord. Le schéma que nous donnons de l'appareil est assez explicite



de la façon suivante: on euroulera en premier lieu 85 spires jointives et l'on fera une prise; on continuera le bobinage et l'on fera encore une section de 70 spires, puis on ménagera une coupure de bout mort pouvant être fermée par un commutateur à deux directions. On continuera le bobi-

Après de nombreuses commandes nous pouvons enfin livrer à lettre lue nos boblinages interchangeables à

formellement garantis et qui sont, d'après nos clients, les seuls capables de recevoir facilement et avec précision, grâce à leur réaction intérieure, les ondes de 70 à 600 mêtres. Se montent pour tous supports. UNISELF 15, rue de Turenne -- PARIS (4º) Ouvert de 12 à 20 h. Tarif franco.

marche,

pour qu'il ne soit pas nécessaire de donner de plus amples détails sur la construction de cet appareil.

Pour simplifier le schéma, les accumula-teurs de chauffage et les connexions qui les relient aux filaments n'ont pas été repré-

Nous nous excusons auprès de la L.M.A.R. de dévoiler les détails de sa fabrication, mais nous avons jugé utile de le faire pour

Justice et Radio

La justice et la radio une fois de plus ont été en conflit! Mais qu'on se rassure, ce n'est pas en France que cette prise de bec vient d'avoir lieu. C'est dans le pays hu-mide et verdoyant des polders des moulins à vent et des tulipes! C'est en Hollande. Les juges d'un tribunal d'Amsterdam

viennent de statuer le 27 décembre dernier sur un cas délicat. La cause peut se résumer en cette simple phrase: « Le haut-parleur est-il, oui ou non, un instrument de musique ?

Un marchand d'articles de radiophonie s'était vu dresser procès-verbal pour avoir, pendant les heures d'émission, placé un haut-parleur sur la fenêtre de son magasin. Or, ledit marchand n'avait pas le droit de faire bénéficier généreusement et gratuitement les passants de la musique et des informations envoyées dans l'éther par un quelconque Radiolo.

Pourquoi, direz-vous ? Tout simplement parce qu'il n'avait pas jugé la taxe d'ailleurs assez élevée, qui dans tous les pays se disant civilisés et libéraux, empêche la diffusion gratuite sur la voie publique des discours ou de la musique. Le commerçant, convaincu d'avoir contrevenu à cette disposition, s'est vu traîner dans le prétoire de juges sévères et inquisiteurs, par des sbires impitoyables. Mais le marchand est quelque peu Normand, bien qu'il soit Hol-landais. Aussi argua-t-il que son appareil ne faisait que transmettre des sons, et par conséquent n'était pas un producteur d'harmonie, mais bien un reproducteur de sons harmonieux. ou non. (Si la Hollande pre-pare d'excellents fromages, il n'en est peu-être pas de même pour les hauts-parleurs qu'elle fabrique. Nous l'ignorons!) Se hasant donc sur cet argument qu'il croyait inattaquable, le marchand affirmait qu'il n'avait pas contrevenu à la loi régissant les concerts sur la voie publique. Pour lui la cause était entendue et gagnée! Pour vous

nal en décida autrement. Après délibération, il rendit la sentence suivante, j'allais dire le verdict « attendu qu'ii n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de musique émise sans qu'il y ait con-

aussi, n'est-ce pas ? Et bien non! Le tribu-



VENTE A LONG TERME PAR MENSUALITÉS

Dans le but de permettre la diffusion de la Radiophonie en France, je 12 mensualités tous mes Appareils Récepteurs complets en ordre de Renseignements sur demande

B'aved Chantoun .. Galène du «Pierrot Chanteur»

Sélectionnée par un personnel d'élite sur apparells pendant les heures d'auditions.

Sensibilité incomparable
- Sonorité merveilleuse
LE MORCEAU : 5 FRANCS
Franco contre mandat-poste . . 5 fr. 50

Agent général pour le gros et le détail : ZECHT - RADIO-PEERLESS 56, avenue de Paris, 56 — VINCENNES

cert ». (Bravo! il n'est pas nécessaire d'être magistrat pour découvrir ceci!) Or, le hautparleur doit être considéré comme le producteur de sons, étant donné qu'il n'est relié à la station émettrice que par l'intermé-diaire de l'éther, et que ledit éther n'est pas considéré comme susceptible d'établir une liaison entre le concert (station émettrice)

liaison entre le concert (station émetrice) et le transmetteur (appareil récepteur et haut-parleur). (C'est un point de vue nouveau, quant à la théorie de la propagation des ondes. Il mérite qu'on s'y arrête!)

En conséquence, le tribunal déboute le seigneur X..., Y..., Z..., et le condamne aux frais et dépens, etc..., lui accordant toutefois les circonstances atténuantes, car il y a absence de préméditation (non mais laisses moi rère!!! Sans ces circonstances que serveit devenu l'intertuné commercant ? Conserve l'intertune de la propagation de la conserve de la rait devenu l'infortuné commerçant? Condamné à la peine capitale pour le moins !) Le sieur X..., Y..., Z... ignorant en effet le programme, ne savait jamais s'il allait transmettre une berçeuse, un discours poli-tique ou un cours de bourse. Or, le tribunal considère et veut bien admettre que ces deux dernières auditions ne sont pas musi-cales. (Surtout st c'est la radio diffusion d'une séance à la Chambre des députés (cris, vociférantions, hurlements divers, fra-cas et bruits de pugilat) ou la transmis-sion des listès de chiffres généralement er-

Depuis ce jour, le marchand d'Amsterdam « respectueux des lois de son pays... » ne régale plus chaque soir l'oreille des badauds de fracas d'orchestres fougueusement menés ou de discours bien sentis... et pas toujours goûtés... (Voyez celui de ? ? ? transmis dernièrement par les P.T.T. et peu apprécié par les réactionaires). (Nous ne parlons pas ici de ceux qui possèdent une détectrice à réaction Grid Leak, mais de certicie de ceux qui possèdent une detectrice à réaction Grid Leak, mais de certice de la certific de la certificación de la certific de la cer tains camelots du roy, dont les selfs de réaction sont constituées uniquement par de solides gourdins, oscillants très facile-ment dans leurs mains exercées à s'en ser-

P. S.

Pour encourager les galéneux

Lecteur assidu de votre intéressante publication, j'ai noté avec intérêt les résultats obtenus à Paris par un certain M. Cadot, sur cadre et galène. Les galéneux sont toujours fort nombreux et c'est toujours avec plaisir qu'ils enregistrent un avis, un encouragement, un succès. Le collecteur d'onde est bien souvent leur bête noire, car il leur est prescrit de lui donner dans le cas de l'antenne un développement important, chose qu'ils ne peuvent, hélas! pas toujours réaliser. C'est pourquoi, si les indications qui suivent vous paraissent présenter quelque intérêt, je vous prierai de vouloir bien leur réserver un petit coin.

Situation: 80 km. N.-O. de Paris, au fond d'une vallée encoissée

d'une vallée encaissée.

Antenne: Unifilaire de 20 mètres (partie horizontale) descente 7 m. (le tout sans épissure), mal dégagée, tenue dans une cour. Câble lumière à fort isolement caout-chouc, 7 brins, diamètre métallique total: 3 m/m. Entrée de poste sous tube caout-chouc, gaîné d'un tube de verre.

Terre: 2 mq. feuille Zn à 40 cm. dans sol humide.

Appareil de réception: Montage en direc,t

Pas de C.V.

Ecouteur: 2.000 de qualité fort médiocre.
Résultats: P.T.T. assez faibles.

Radio-Paris: bonne réception.

F. L.: faible.

Enfin, Chelmsford, réception à peu près aussi forte que Radio-Paris. Le jazz de l'Hôtel Savoy est entendu avec une belle sonorité. On perçoit même les applaudisse-

LA GALÈNE

sélectionnée sur l'émission anglaise de Chelmsford (et non sur Buzzer)

est sensible en tous points

ATELIERS LEMOUZY

42, avenue Philippe-Auguste, 42 PARIS (11º) Ex-fournisseur de l'Armée

GROS - DEMI-GROS - DETAIL

Echantillon: franco 3,50

Téléphone: Roquette 65-55

DES GALÉNEUX LA PAGE

Je vous félicite de la création de la page des Galéneux dans votre journal : je pense comme vous que cette page doit être remplie par les amateurs eux-mêmes, c'està-dire que chacun doit y décrire son poste et y rendre compte de ses résultats.

C'est pourquoi je vous envoie ces quel-ques lignes qui, je le crois, rallicront à la T.S.F. bon nombre d'amateurs hésitant encore.

Nombreux sont les amateurs peu fortunés et qui voudraient entendre les concerts ; s'ils suivent bien les indications qui font suite, ils sont sûrs d'arriver à un


L'antenne est constituée par deux fils parallèles, d'une longueur d'environ 125 m., espacés de 2 mètres, suspendue à une quinespaces de 2 metres, suspendue a une quarzaine de mètres de hauteur entre deux arbres et en fil de 15 dizièmes. Le fil utilisé est du simple fil de fer galvanisé que l'on trouvera chez tous les quincaillers. L'orientation est bien nord-sud et la descente se fait du côté opposé à Paris et bien solé par quatre poulies en porcelaine à chaque

Les deux fils se réunissent pour entrer, par un seul fil bien isolé au poste, à travers une porte en bois.

Arrivé au poste à galène le montage a lieu comme ci-dessous. Pour construire la bobine d'accord acheter un tube de carton de 30 centimètres de longueur, de 10 cm. de rayon et tout bobiner en fil de 6/10 isolé à l'émail. Monter des faces en bois et le « Mécano » servira à faire les réglettes et les curseurs. Pour le détecteur, acheter une pince pour charbon de pile Leclanché qui servira à enchasser la galène et une borne dans laquelle sera serré un fil de cuivre quelconque, bien taillé en pointe, qui constituera le chercheur. Faire un condensateur fixe d'environ 2/1.000 pour shunter le téléphone. Quant à ce dernier, acheter un écouteur de 500 ohms d'une vingtaine de francs : cela suffit. Prise de terre en gros fil de 30/10 raccordée à des tuyaux d'eau en plomb. La longueur du fil de prise de terre importe peu : il peut avoir jusqu'à une dizaine de mètres.

Avec ce simple poste voici les résultats ter un tube de carton de 30 centimètres de

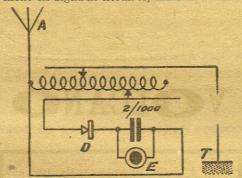Avec ce simple poste voici les résultats que j'ai obtenus. Après quelques jours de réglage pour trouver l'accord sur la bobine, j'ai recu pendant les grandes vacances de 1923, le poste de la Tour Eiffel non seulement en signaux horaires, mais bien en té-



léphonie et je prenais chaque soir de 18 à 19 heures parfaitement le concert.

Pendant les grandes vacances de 1924, j'ai reçu très régulièrement F.L., Radio-Paris et le poste anglais de Chelmsford, la nuit particulièrement avec une grande in-tensité. A partir de 9 heures du soir, 'avais Chelmsford et Radio-Paris audibles à 5 cm. de l'écouteur. Par un simple dé-placement de 3 centimètres du curseur, j'é-liminais l'un de l'autre ces deux postes. Et maintenant devinez où j'habite : à 400

kilomètres du Sud de Paris, à Saint-Cha-mond (Loire), assez en dehors de la ville pour n'être gêné par aucun parasite indus-

Il me semble que tout amateur peut ar river facilement à de semblables résultats avec un peu de soin et de patience seule-

Paul RIGOT.

MONTAGES

La galène n'étant pas sélective, et comme bien d'autres étant gêné par des parasites ou des postes de longueur d'ondes rappro-chées, j'ai monté un Tesla. Malheureuse-ment, la sélectivité se trouve, au détriment de la puissance; aussi j'ai cherché et j'ai trouvé autre chose qui ressemble cependant bien au Tesla. (Voir schéma.).


Je pense, avec ce montage, éliminer les

LE DETECTEUR QUI S'IMPOSE


Sa présentation à la FOIRE DE LYON en a consacré le succès aussi bien en France qu'à l'Etranger EXIGEZ-LE DE VOTRE FOURNISSEUR Prix imposé: 8 francs

Etablissements VOLCANO 12, rue Hippolyte-Lebas - PARIS (IXº) ...

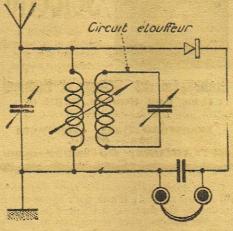P.T.T. du P.P., ou réciproquement (le Petit Parisien se trouve cependant à 600 mètres de chez moi), sans aucune diminution de force à l'écoute. J'élimine aussi des ronfle-



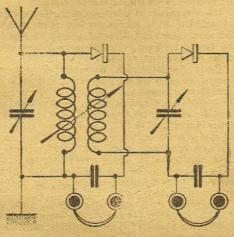ments de moteurs aux environs de Radio-Paris. En plus, si l'on place (selon schéma 2) un casque et un détecteur sur la bobine l'étouffeur, on entend le poste que l'on étouffe. Si bien que sur le même poste à galène on peut entendre le P.P. dans un casque, et les P.T.T. dans l'autre, sans être gêné. Le réglage est très pointu et le couplage des deux selfs très serré. Et mainte-



nant, les galéneux, une petite transforma-tion durant un quart d'heure et vous verrez les résultats.

Le montage nécessite deux condensateurs variables de 1/1.000, 6 selfs interchangea-bles (35, 50, 75, 200, 250 et 300 spires), un peu de patience, et la galène est aussi sélective qu'un montage à lampes à résonance.

P.S. - Bien entendu, il faut accorder l'étouffeur sur l'émission gênante et le pri-maire sur celle que l'on désire entendre.

M. P. TISSERANT,

On nous écrit

Sans vouloir vous demander l'honneur de votre « Tribune Libre », qui peut servir à des sujets plus importants, je viens vous prier d'offrir l'hospitalité à cette lettre lors-que vous en aurez la possibilité : elle intéressera peut-être quelques lecteurs.

1° D'abord un petit truc pour les « Ga-léneux » ayant, comme moi, égaré dans quelque coin de leur maison leur galène et ne voulant pas en faire l'acquisition d'une nouvelle en attendant de la retrouver. Un simple crayon suffit pour détecter ; ou pour mieux dire, avec une simple mine de crayon tendre et bien noire; ceci ne doit étonner personne, mais a l'avantage de coûter moins cher qu'un bon morceau de galène et de détecter aussi bien. Voici comment il faut procéder. Vous ouvrez un crayon « conté n° 0 » par overpule de faces à contra le de contra le de faces à le de faces à contra le de faces à la contra le de té n° 0 », par exemple, de façon à avoir la mine bien carrée. Vous coupez cette mine en plusieurs brins que vous placez au lieu et place de la galène. Sur chaque brin, vous faites avec une épingle un petit trou peu profond destiné à supporter la pointe du chercheur en acier ; au point de vue dé-tection, si la mine est bonne, le rendement est aussi bon qu'avec une galène et cela est d'une économie appréciable.

2º Je suis possesseur d'un poste de réception monté par mes soins grâce aux sché-mas et conseils de l'Antenne ; ce poste comprend une D et 2 BF. Dans quelque temps j'espère monter un C. 119, mais disposant d'une bonne antenne bifilaire à 2 brins de

GALENE "Z" à grain fin

GALENE "C.K." à grandes facettes Marques déposées

Les SEULES garanties par des attestations des mines d'une sensibilité exceptionnelle et absolument naturelle

G. I. C. E. C.

13, rue de la Grange-Batellère, Paris (9°)

Seul concessionnaire de la Compagnie des
Galènes Sélectionnées, Paris, groupant toutes
les importantes mines d'Europe 13, rue de la Grange-Batellère, Paris (9°)
Seul concessionnaire de la Compagnie des
Galènes Sélectionnées, Paris, groupant toutes
les importantes mines d'Europe

GALÈNE J. P.


ultra-sensible sélectionnée

Echantillon contre mandat 2 f. 75 et 3 f. 75

J. BRUNET

6 bis, impasse Boucher, PARIS (17°) PORTE DE SAINT-OUEN

30 mètres à bonne hauteur, je trouve déjà le premier montage parfait, car il me donne en H.P. tous les postes parisiens, les anglais, Bruxelles, Madrid, Rome et plusieurs autres encore, au casque. Avis aux amateurs de la simple détectice à réaction à avec de bonnes pièces détachées en analettis de la simple descente à l'eaction : avec de bonnes pièces détachées on peut se monter un poste parfait et économique. J'utilise un jeu de selfs de 7 nids d'abeille, dont 2 à 1 seule couche, me permettant de couvrir la gamme de 200 à 1000 mittre de l'entre de l'entr 4.000 mètres sans autre aide qu'un bon ver-nier. J'ai débuté par la galène, mais grâce à l'Antenne, j'ai appris à me servir de la réaction à tel point que je ne pense en au-cune façon nuire à mes voisins. Toute la région d'Epinay-sur-Seine, comprise entre la Briche et Enghien, est littéralement « pourrie » d'antennes. Quelques-unes sont à neu près bien montées mais la plupart « pourrie » d'antennes. Quelques-unes sont à peu près bien montées, mais la plupart le sont mal, à la flanc, devrais-je dire, à tel point que je me demande si votre es-timé journal ne ferait pas bien d'aller faire un tour dans cette région (prendre et sui-vre la ligne de tramways 54, « Trinité-En-ghien ») et d'y faire des cours en plein air pour éduquer quelques sans-filistes de honpour éduquer quelques sans-filistes de bonne volonté sans doute, mais un peu trop ignorants des règles de la réception et je me demande s'ils tirent tout ce que l'on peut tirer de la réception dans une région d'où l'on découvre « tout Paris » et qui est aux premières loges pour recevoir con-

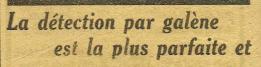



fortablement, même sur galène, tous les Parisiens et 240. D'autre part, et c'est là le but de ma lettre, votre estimé journal ne pourrait-il contribuer à la création d'un Radio-Club » à Epinay. Il serait, je crois, très utile. Il se crée un peu partout des radio-clubs, et Epinay, qui est en face de la Tour et de Clichy, n'en posséderait

Ce Radio-Club que mes modestes moyens ne me permettent point de fonder serait le bienvenu pour une foule de raisons, dont celle-ci : il permettrait peut-être de découvrir et de poursuivre le ou les amateurs stupides et peu scrupuleux qui se plaisent, au milieu des grandes émissions, à troubler la réception de leurs voisins qui profitent du dimanche pour se distraire en famille grâce aux bienfaits de la T.S.F.

Cet état de choses est très ennuyeux et pour faire taire les gêneurs, j'ai dû em-ployer les mêmes moyens et leur crier : « la ferme », en réactionnant dans mon antenne à plusieurs reprises...

Jean FEVELAT,

LES GALENES

LA PLUS HAUTE RECOMPENSE Concours Lépine 1924 000

Employées par l'Etat

000

AGENCES à

LONDRES BRUXELLES BERLIN CHRISTIANA DUSSELDORF

BARCELONE MADRID VIENNE ZURICH 000

Conditions de Gros : UNIS-RADIO, 28, rue St-Lazare, Paris Téléph.: TRUD. 27-37

SEED APPENDING



2. — Il y a du courrier pour Sévero Nicolas à l'« Antenne »

2 M. Maurice Dubois, de Bruxelles ; M. R. Dubray, de Paris, sont priés de donner leur adresse à l' « Antenne » qui transmettra à M. Toussaint.

2 145. — Paul Raymond, Boulognes, Mer. R. — Impossible de vous répondre à prior R. — Impossible de vous répondre à priori. Il faudrait connaître exactement la fondamentale de votre antenne et sa capacité. Essayez vous même par approximations.

sayez vous-meme par approximations.

2 146. — Jovent, Charenton (Seine).
R. — Shuntez voire batterie plaque par un condensateur de deux microfarads et non de 0,002. Quant à votre insuccès partiel pour la réception des postes anglais, cela vient certainement de ce que vous employez le secteur comme antenne. Pour les ondes courtes branchez le condensateur variable en série avec l'antenne et non en dérivation sur la bobine S1.

2 147. — Pierre Duvergier, Mérignac. R. — Pouvez employer piles spéciales ou rhéostat convenable.

2 148. — M. R., Saint-Amand.
R. — Vous pouvez employer pour les ondes courtes le dispositif que vous nous soumettez. Envoyez-nous la photographie de votre poste.

2 149. — Paulevé, Bouvray.
R. — Le condensateur de grille doit avoir une capacité de 0,00015. Vérifiez que la tension aux bornes des filaments est blen suffi-

≥ 150. — J. Seaux, sentier des Ecoles, Gilly

(Belgique).
R. — Voir réponse 149. Si votre accrochage est normal, cela tient à une amplification trop

2 151. — M. Tarlé, Pontault (Seine-et-M.).
R. — Les résultats que vous obtenez sont très satisfaisants ; ne court-circuitez pas la partie non utilisée de votre bobine. Pour cela débranchez l'extrêmité de l'enroulement non relié à la terre. Faites plutôt pour les petites ondes une coupure.

2 152. — Solerès, Alger-Ruisseau.
R. — Les sorties de vos transformateurs
B.F. doivent être reliées au — 4 et non au
+4 v. Vous avez sans doute un fil cassé sous
un isolant dans le circuit de votre première
lampe et la réception se fait par la capacité
des circuits et notamment la capacité grilleplaque de cette lampe.

2 153. — Albert Obin, Dunkerque.
R. — Il est possible d'alimenter le C. 119
bis à l'aide du courant alternatif. Voyez les
nombreux schémas publiés par l' « Antenne » à ce sujet.

2 154. - Paul Henri, rue de Charenton,

à Paris.

R. — Un montage en Tesla pourrait vous donner une meilleure sélectivité. Un casque de moinss grande résistance est à conseiller pour votre poste. Le condensateur variable est bien branché.

₹ 155. — D. Bridet, Maisons-Alfort (Seine).
R. — La réception des P.T.T. et du « Petit
Parisien » ne sont pas impossibles sur le secteur, mais les résultats sont très variables.
Essayoz un grand cadre avec peu de spires.
Votre antenne intérieure est insuffisante.

2 156. — Bellet D., Soissons.

R. — Vous pouvez brancher le cadre aux bornes antenne et terre, mais en supprimant la self d'antenne qui se trouverait alors en dérivation avec le cadre.

derivation avec le cadre.

2 157. — Haurien, Boulogne.

R. — Shuntez votre batterie de plaque par un condensateur de 2 microfarads et non de 0.002. Inversez les connexions de la réaction. Vérifiez votre chauffage peut-être insuffisant. Si l'accrochage ne se produit toujours pas, cela provient presque certainement du condensateur ou de la résistance de grille. Félicitations pour les résultats déjà obtenus.

2 158. — Romby, A. T. 14.

R. — Votre antenne a une fondamentale d'environ 320 m. ce qui explique votre insuccès sur les ondes courtes. Branchez un condenasteur réglable en série avec l'antenne et faites de la réception sur antenne apériodique.



₹ 159. — E. Cheylan, Lyon.

R. — Phosphate d'Ammonium, plomb ou fer et aluminium. Le rendement est voisin de 75 pour cent. Il diminue rapidement au fur et à mesure que la température s'élève, d'où la nécessité d'un bon refroidissement.

₹ F 300. — Charles Dumont, à Aubervil-

Hers.

R. — Si vous enfendez un fort sifflement dans votre détectrice « Grid Leak », c'est qu'il y a trop de réaction (trop de tours ou couplage trop serré). En général, lorsque vous avez à recevoir les ondes correspondant à un nid d'abeille de 120 tours, il est inutile de recevoir en apériodique, faites le montage direct.

₹ F 301. — A. Perret, au Pré-Saint-Gervais. R. — Couplez la réaction avec la deuxième résonance. L'accord et la première résonance ne doivent être couplés ni entre eux ni avec aucune autre self. Ne vous conseillons pas le reflex avec couplage par capacité des étages

R. — Monsieur Etienne, contrairement à ce que vous supposiez, a lu votre aimable lettre jusqu'au bout et vous en remercie sincèrement. Il lui est particulièrement agréable de se voir encouragé dans ses efforts vers une « meilleure radiophonie française ». — Lorsque l'on place deux bobines en paralièle, la self résultante est diminuée. L'inverse de cette self résultante est égale à la somme des inverses des selfs composantes.

? F 303. — Hérail, à Mostaganem. R. — Prenez pour recevoir les anglais 25 à 0 spires dans le circuit grille, 50 à 75 tours dans la réaction.

— Pour les ondes supérieures à 4.000, pre-nez de 300 à 1.000 tours. Il est bon de savoir que l'autodyne ne rend pas beaucoup au-delà de 4.000 mètres.

₹ F 304. — Lt Mansard, à Metz. R. — Il faudrait vous adresser à l'éditeur de la publication en question. Il y a aussi l'An-nuaire du Bureau de Genève.

Riare du bufeau de deneve.

F 305. — A. Ego, Geilenkvichen.

R. — Il est bon que vous sachiez que le premier téléphone était constitué de deux écouteurs qui servaient alternativement à transmettre et à recevoir.

₹ F 306. — J. U. B., à Bruxelles.
R. — Une lampe fonctionnant bien sur grandes ondes peut ne pas fonctionner sur petites ondes, pour lesquelles elle présente des difficultés d'accrochage.

F 307. — Jean Garat, à Saint-Mandé.
 R. — Pas de limite d'âge pour émission.

2 F 308. — Georges Guion, à Saint-Cyr-sur-

Mer (Var).

R. — Une détectrice genre Grid-Leak (n°s 83 et 85) vous donners certainement de bonnes réceptions au casque. Il serait bon de prévoir un étage BF à transfo.

— Nous ne pouvons vous dire d'avance l'influence heureuse ou non du transformateur industriel qui se trouve au voisinage de votre appareil récepteur.

— Article sur bigrille en préparation.

₹ F 309. — André Guelles, à Paris. R. — Montez circuit filtre (self et capacité) au voisinage du circuit d'antenne ou du cir-

F 310. — Docteur E. Pont, à Bruxelles.
R. — Nous n'avons pu retrouver le poste
qui jouait le morceau en question. Il faudrait
préciser la longueur d'onde. Le meilleur
moyen d'identifier un poste est encore de déterminer avec précision sa longueur d'onde.

? F 311. - Cambier, à Montargis-sur-Sam-

R. — Ne pourrons à notre grand regret vous donner les renseignements très spéciaux que vous nous demandez.

? F. 343. - Abel Wattelien, à Montdidier. F. 343. — Abel Wattelien, à Montdidier. R.— Un potentiomètre sert en général dans un poste récepteur à régler le potentiel de la grille. Cet appareil se compose d'un enroulement de 400 ohms placé en parallèle sur le filament de la lampe dont on veut régler le retour grille. Un curseur mobile un l'enroulement est relié à l'extrémité du circuit grille, on peut donc promener le retour grille du + 4 au — 4.

? F. 344. - Jean Bemond, à Neuilly-sur-

Seine.

R. — Votre fil de cuivre peut servir à construire une self de 20 henrys. Veus trouverez les détails nécessaires dans le « Q.S.T. » Français n° 5, page 42.

— Le fil de ferro-métal que vous nous soumettez fait 11 ohms au mêtre.

— Il vous faut pour un potentiomètre environ 36 mètres de ce fil.

2 D 345 — Hélies à Albi.

P. 345. — Hélies, à Albi.
R. — Si vous n'avez pas encore reçu de réponse à votre demande de renseignements, renouvelez-les. Histoire amusante mais c'est vieux. Il y a prescription.

F. 346. — Jean Duillon, à Paris.

R. — Le détecteur « Excentro » est une marque spéciale de détecteur à galène pourvu d'un dispositif spécial de fixation du point de contact du chercheur.

₹ F. 347. — G. Maucherat, à Marsefile. R. — Nous serions très heureux d'insérer vos articles.

₹ F. 348. — René Prévost, à Nogent-sur-

Oise.
R. — Nous vous remercions beaucoup de vos suggestions que nous nous efforcerons de

₹ F. 349. — Georges Buttet, à Paris. R. — Pour calculer condensateur variable, appliquez

 $C = \frac{KS}{4\pi\theta} \text{ (n-1)}$

Avec un DIOVARIO. . . . 69 fr. et une planchette support de lampe. . 26.50 Nous aurez un poste complet permettant la réception des ondes de 150 à 3.600 nêtres Commande Reaction Condensateur Shunte Reaction. -Rheosign - Commande Accord RADIO-LAFAYETTE (SARTONY, Directeur) 35, rue Lafayette (angle rue Lafitte, près Opéra). Le plus grand choix de pièces détachées fra neaises et étrangères. Catalogues franco 0 fr. 50

n1 étant le nombre total des plaques (fixes et mobiles)

F. 350. — J. Penieud, à Paris.
R. — Antenne trop développée. Prenez un seul brin de 20 mètres; avec votre descente cela fera 35 mètres. Ne craignez pas d'élever votre antenne. Il est préférable d'augmenter la hauteur que la longueur de la partie horizontale.

2 F. 351. - Ernest Charon, à Froidcha-

pelle.
R. — Voyez pour montage 'émission' le « Q.S.T. » Français n° 12.

₹ F. 352. — R. Mouronnel, à Boran.
 - R. — Il doit y avoir des spires court circuitées au secondaire. La panne provient sans

aucun doute du transfo.

F. 353. — Motte, è Lille.
R. — Voyez liste des amateurs français dans « Antenne » 83.

F. 354. — Maurice Mollier, Petit-Ivry.
R. — Sur cardre un C 119 bis doit vous donner en fonctionnant au mieux les américains. C'est uniquement une question de construction, de mise au point, de réglage.

₹ F. 355. — 8 HD, à Saint-Maur. R. — Il n'y a qu'à vous soumette. Les « 5°

atégories » ne peuvent travailler que de 180 à 200 mètres. Demandez 4° catégorie avec heures de travail spécial. On vous les accordera... peut-être. Il y a encore une autre solution. Venez nous voir, nous en causerons.

₹ F. 356. — Versailleux, rue Royale, à Ver-

sailles.

R. — Il nous est difficile à distance de deviner les causes de cette diminution dans la sensibilité de votre poste. Avez-vous essayé de changer de galène ?

R. M. Genève.

F. 357. — R. M., Genève. R. — 1º Prise médiocre. 2º Deux à trois ampères.

Oui.

4º Pas en France. 5º Oui, avec transformateur élévateur. 6º En partie.

**Er. 358. — Korn, à Strasbourg.

ter d'agir sur le « poste médical »lui-même.

R. — Ne pouvez malheureusement que tenter d'agir sur le « poste médical » lui-même.

— En ce qui concerne les détectrices à réaction avez parfaitement raison.

 F. 359. — J.M., 19, Bruxelles.
 R. — Vous pourriez conserver le système
 — Branchez casque en série.
 — N'avons pas d'opinion sur les marques du commerce. d'accord actuel pour le C 119.

F. 360. — Pavel, à Lyon.
R. — Cette orientation n'a pas une si grande importance qu'on a l'habitude de lui donner, surtout avec les postes à lampes. ₹ F. 361. - Victor Belondrade, & Saint-

R. — Vos essais seront très intéressants R. — Vos essais seront très intéressants de bien

R. — Vos essais seront tres interesserent et nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nou faire part des résultats.

F. 362. — Gossiau, à Villiers-Perwin.
R. — Faire bobinages comme s'il s'agissait dêune seule self à spires jointives. Bobiner tout à la suite en faisant les coupures aux terrieurs de la suite en faisant les coupures aux termes indiqués.

F. 363. — A. Fleury, à Epernay.
R. — Les appareils dévoiteurs, survolteurs sont en général des auto-transformateurs. Le secondaire est à prises pour permettre le survoltage ou le dévoltage.

₹ F. 364. — Berthelot. R. — Adoptez système III.

? F. 365. - Eugène Garnier, à Germes-

heim.

R. — Il faudrait faire des essais dans les puits de mine par exemple.

P. 366. — Cazaux, à Poissy.

R. — Tout provient sans doute de votre batterie plaque dont la résistance intérieure est devenue trop forte (vieillissement). Il serait bon aussi de vérifier vos transforma-

₹ F 367. — Vainqueur, à Boulogne-sur-Mer. R. — Prenez numéro 1 ou numéro 3.

₱ F 368. — Piganeau, à Caudéran.

R. — L'« Antenne » se charge de réexpé-

dier aux Etats-Unis et en Angleterre les car-tes QSL destinées à des amateurs de la-bas. Affranchir par avance les cartes à 0 fr. 45 et les lettres à 0 fr. 75.

— La lettre « e » est attribuée à l'Espagne. — QSS veut dire : « Vos signaux ont du fading ». QRS signifie: « Manipuler lentement ».

Vous avez le numéro R132.

₹ F 369. — Rocher, à Levallois. R. — Vous pouvez parfaitement monter un Reflex sur alternatif. Voyez dans les derniers numéros de l'⊄ Antenne » les articles intitu-lés : « A B C de l'alternatif »,

2 F 370. - Camille Coute, à Clichy-sous-

Bois.

R. — Nous vous remercions des renseigne ments que vous voulez blen nous fair nir sur la réception du broadcasting.

F 371. — H. Holgate, à Fives, Lille. R. — Vous trouverez renseignements sur : C. 119 dans le numéro 8 du Q.S.T. Français.

F 372. — Girault, à Angers.

R. — Trop de facteurs inconnus intervienment dans la portée d'un poste récepteur pour que nous puissions vous dire quel sera le poste le plus éloigné que vous pourrez recevoir avec voire C. 119.

F 375. — Bellot, à Arles-sur-Rhône. R. — Il nous est difficile de vous donner l'indication d'un remède à cette panne, sans

voir sur place...

F 374. — Quéré, à Joinville.

R. — Vous trouverez dans le numéro 94 un article intitulé : « les Lettres de nationalité » qui répondra à une partie des questions que vous nous posez vous nous posez.

— Peuvent obtenir un indicatif en « R » les amateurs qui s'intéressent à la réception des ondes courtes. Pour obtenir un de ces indi-catifs, il suffit de se faire inscrire par lettro au Secrétariat général.

P 375. — Jarousseau, à La Manouba. R. — Montez antenne unifilaire de 50 mètres aussi dégagée que possible. Vous trou-

VOTRE POSTE A LAMPE EST DEFECTUEUX POURQUOI?

Nous vous le dirons et en même temps comment vous pourrez corriger cette condition facilement avec

L'INTERAD"

Envoyez-nous votre adresse aujourd'hui même

RADIO-INTERNATIONAL 40, rue Laffitte, PARIS

verez tous les renseignements sur le C. 119, dans le numéro 8 du Q.S.T. Français, page

F 376. — Robert Liénal, S.P. 47.
 R. — Vous vous êtes fait inscrire trop tard.

F 377. — Maltete Mirambeau. R. — Le « va et vient » est d'un rendement supérieur lorsque l'on augmente la tension

plaque jusqu'à au moins 250 volts.

— Nous n'avons aucun renseignement sur le circuit filtreur en question.

— Trouverez valeur de self dans le numéro 75 de l'« Antenne ».

2 F 378. — T. L. Scott, à Marseille.
R. — 1° Système d'accord conviendrait parfaitement:

faitement:

2º Pourriez essayer superhétérodyne sur au-tenne intérieure; 3º Il est toujours préférable que l'ampli grandes notes soit à résonance au lieu d'être

4° Le condensateur 3 suffit;
5° Mieux vaut couplage des étages par transformateurs HF constitués par des nids

6° Pas de résistances, des nids d'abeilles; 7° Oui.

7° Oui.
8° 80 volts.
9° Pas de compensateur. Un hétérodyne grandes ondes;
10° Système 20 est ok;
11° Pas absolument indispensable;
12° Théoriquement oui, si l'appareil est

bien au point; 13° Qui. P. Bouffard, à Marseille. R. — Les montages dont vous nous parlez

Le "Super C-119 bis"

est l'appareil sérieux

qui donne entière satisfaction pour la réception :: des radio-concerts français et étrangers ::

G. PATARD, Constructeur 217 bis, rue Gambetta, 217 bis -:- PARIS

DU NOUVEAU ENGORE DU'NO

Le RADIO-SNAP, type REGIONAL détient incontestablement le record du monde sur galène.

Mais il y aura bientôt mieux encore... Le RADIO-SNAP, type MICRO, est le poste rêvé de l'amateur pour l'éconte ca casque à grandes distances.

Mais il y aura bientôt mieux encore... Le RADIO-SNAP, type SONOR a été adopté par toutes les familles pour l'audition en haut-parleur dans toute la France.

Mais il y aura bientôt mieux encore... Le RADIO-SNAP, ype AZED, était jusqu'ici le poste récepteur techniquement le plus parfait et le plus idéalement pratique. Mais il y aura bientôt mieux encore..

IL Y AURA MIEUX ENCORE

C'est ce que vous saurez en demandant à la SNAP sa nouvelle brochure 103 bis en préparation (franco 50 centimes).

Peut-être devrez-vous l'attendre quelques jours. Mals vous ne perdrez rien pour atten-dre. Surtout si vous vous réclamez de l' « An-tenne ». Vous aurez ainsi la primeur de nou-veautés sensationnelles et d'une surprise non moins agréable.

Seulement, un bon conseil: Les brochures n° 103 bis ne pourront être expédiées qu'à raison de quelques centaines par jour, et bien entendu, les premières demandes recevront les premières satisfaction. Hâtez-vous donc d'envoyer vos 50 centimes à



13, Avenue d'Italie. - PARIS

ne sont pas d'un rendement certain. Il fau-drait monter un poste à résonance.

₹ F 379. — A. A., Genève. R. — Voyez « Q.S.T. Français », numéro 12.

R. — voyez & Q.S.T. Français >, numero 12.

2 F 380. — Larosa, à Valenciennes.
R. — Madrid travaille sur 392 mètres à
19 heures et 22 h. 30.

— Le poste allemand proche de Radio-Belgique est Hanovre.

— Pas de compte chèques postaux.

— Montez empli BF à résistances qui est
plus pur que l'ampli à transfo.

— Adressez-vous à M. M. Privat, 6, rue
Gérando. Paris.

Gérando, Paris. F 381. - Joseph Guillaume, à Ham-Es-

neuse. R. - Doublez le nombre de spires au pri-

maire et au secondaire.

F 382. — Ricol, à Pau.
R. — Il est difficile de vous donner des indications sur la construction d'un transformateur, car nous ne savons pas les promateur, car nous ne savons pas les pro- ρ riétés du circuit magnétique que vous utiliserez.

F 383. — E. Salembier, à Bradford, R. — Trouverez la description que vous cherchez dans le numéro 12 de la revue le « Q.S.T. Français ».

2. F 384. — Victor Czako, à Billancourt.
R. — L'« Antenne ne s'occupe pas de cl-

néma. Regrettons.

₹ F 385. — Pierre Tasbille, à Valenciennes. R. — Nous ne pouvons vous donner au-cune appréciation sur cet appareil du com-

2 G. 315. R. — Vo - Félix Dubray, à Argenton R. — Votre poste est un montage 2 HF à résistance, 1 détectrice, 1 BF. — Transformez-le en C 119 bis (« Q.S.T. »

et vous obtiendrez des résultats jusqu'alors inconnus pour vous tant au point de vue sélection que puissance.

Q. — A propos des réflex.
R. — Nous ne saurions trop vous recommander d'exécuter le montage de la fig. 7 du n° 89.

— Dans le cas où vous ne pourriez pas décrocher, reportez la terre sur le + 4 volts au lieu du — 4.

2 G. 317. — Olivier Aymé, à Niort.
Q. — Choix d'une antenne?
R. — Voyez à ce sujet les antennes en cage dont détails de construction ont été donnés dans « Antenne » 97.

— Vous pouvez faire remplacer le filament d'une lampe grillée.

— Consultez publicité.

₹ G. 318. — R. Dubliez, à Strasbourg, Etat

Major.

R. — Vous trouverez schémas d'un poste superhétérodyne dans les n° 45 de l' « Antenne » et 7, 9 du « Q.S.T. ».

G. 319. — Emile Dropsy, à Reims.

R. — Dans votre montage C 119 bis vous pouvez facilement faire suivre la 1° BF d'une nouvelle à transformateur. La réception des ondes relativement courtes est en fonction de votre dispositif. HF. A ce sujet vérifiez les capacités parasités qui pourraient exis-

Les nouveaux nids d'abeilles DUOLATERAL 'INTEGRA

atteignent la perfection comme RENDEMENT et PRESENTATION

EN VENTE PARTONT AUX ANGIONS PRIX

DE PERCY, constructeur, 6, rue Jules-Simon, BOULOGNE SUR SEINE R. C. 288.176 Tel.: 921 à Boulogne R. C. 288.176

ter dans cette partie du poste. Veillez à évi-ter le voisinage trop immédiat des connexions qui auront intérêt à être établies en cuivre

- Le condensateur peut être shunté par une résistance variable de 1 à 5 méghoms.

- Dans votre montage, il ne parait pas intéressant de shunter la réaction par un CV de 0.5-1.000.

₹ G. 320. — A. Brulet, à Vierzon. R. — Le schénia que vous nous soumettez

est exact.

— Vous recevrez sur 3 lampes 1 HF, 1 dét. et 1 basse et dès que vous ajoutez une basse toute audition disparaît.

— A première vue il semble qu'une connexion est rompue entre le transfo et la lampe. Nous vous conseillons de vérifier le montage de la dernière lampe.

montage de la dernière lampe.

3 G. 321. — Flory, à Mers-les-Bains.

R. — Schéma exact. Voyez détails complémentaires dans « Antenne » 38.

— Utilisez selfs interchangeables.

— Il semble vraiment plus avantageux de remplacer la BF par une détectrice à réaction dont vous trouverez montage dans 83 et 85.

3 G. 322. — Paul, Valenciennes.

R. — Vous aurez certainement des résultats en construisant un poste réflex d'après données insérées dans « Antenne » 89, 96 et 100 que vous nous avons adressés.

— Dans le cas où vous ne pourriez décrocher reportez la terre sur le + 4 volts au lieu du — 4.

3 G. 323. — J. Rayère, Paris.

au lieu du — 4.

2 G. 323. — J. Rayère, Paris.

R. — Remplacez la galène par une détectrice à réaction (83 et 85) ou faites suivre la galène d'une ou deux lampes BF d'après 38.

2 G. 324. — P. Duquesnoy, à Calais.

R. — Votre antenne est excellente mais le voisinage avec la ligne téléphonique est regrettable; il peut se faire que cette ligne soit la cause de nombreux parasites dans vos auditions.

— La détectrice à réaction (83 et 85) donne toujours de merveilleux résultats en utilisant des selfs interchangeables, Voyez également le montage Reinartz à selfs interchangeables dans « Antenne » 92.

— Les montages BF à auto-transfo sont

dans « Antenne » 92.

— Les montages BF à auto-transfo sont décrits dans le 80.

— Le HP n° 4 est très pur.

3 G. 325. — Raymond Pineau, à Paris.
R. — Préférons à l'antenne intérieure celle

— Le poste à galène ne donnerait peut-être que de maigres résultats.

— Vous conseillons les montages « Réflex » dont description a été donnée dans « Antenne » 89, 96 et 100.

C. G. 326. — Emile G., Châtellerault.

R. — Vous avons adressé les 83 et 85.

— En ce qui concerne le montage que reve

R. — Vous avons auresse les constant de la constant vendeur.

Employez une résistance variable de 1 à

GryD

Sa plaque de

molybdène

vous assure:

Amplification

3630

Pureté

Durée

— Dans une détectrice suivie de BF, mettre la terre au -- 4. — Voir montages c réflex > dans c An-tenne > 89, 96 et 100.

? G. 327. - Pellering Philippe, à Famille-

R. — Avec votre C 119 bis, pour recevoir les P.T.T., placez à l'accord 25 à 35 spires, à la résonance 50, à la réaction 75.

2 G. 329 - CRR

R. — Modifier votre poste d'après le 6 et 8 du « Q.S.T. ». Montages à résonance type C 119 bis, à selfs interchangeables. — Avons fait nécessaire pour votre man-

₹ G. 330. — Toureu, à Beaune-la-Rolande R. — Yous avons répondu sous le n° G. 272. — Quel schéma désirez-vous ? G. 331. — Ferdinand Ratti, à Paris.

La disposition de vos accus est ex-Votre tension est de 610 volts et le régime de charge sera de 3 ampères.

© G. 332. — Valette, à Neuilly-sur-Seine.
R. — La brochure « C 119 et C 119 bis »
contiendra également une étude sur l'alimentation des postes à résonance sur alterntif et continu de secteur.

₹ G. 333. — P. A. Berger, Marseille.
R. — Rappelez toujours l'objet de la précédente lettre et de notre réponse.

© G. 334. — A. Decoux, à Vitry-sur-Seine.
R. — Consultez n° 96 de l' « Antenne » et effectuez accord avec votre Tesla.
— Le CV sera en parallèle sur le secondaire les connexions seront en cuivre de 20/10

₹ G. 335. — Jacques Noël.

20-10 nu.
R. — Dans un transfo on considère le nombre de tours la résistance étant la plus faible

possible.

— Trouverez détails de construction de transfos dans n° 79. ₹ G. 336. — G.D. ,à Villefranche-de-Rouer-

R. — Vous adresserons la brochure « C 119 et C 119 bis » des parution. — Nous ne connaissons pas les heures d'émission de ce poste.

d'emission de ce poste.

2 G. 337. — Marcel François, à Champs.
Q. — Au sujet des Réflex.
R. — Dans le n° 89 par exemple (fig. 7)
les éléments HF sont semblables à ceux d'un
C 119 à selfs interchangeables. Les condensateurs variables à vernier (accord et résonance) ont une capacité maximum de 0,5-1.000
les selfs seront les suivantes: pour P.T.T.:
accord, 25 à 35 spires; résonance, 50; réaction, 75. Pour Radio-Paris: accord, 150; résonance, 200, réaction 150. Pour Fl: accord 200, résonance 300, réaction 150.

(Sego)

Son culot

en verre

vous assure:

3620

Un isolement

parfait

Transformateurs de basse fréquence

Primaire et secondaire independante Pas de mise au rebut en cas de rupture de l'un des enroulements

Grosse amplification

RADIO-ELECTRO-MECANIQUE

51, Route de Châtilion, 51 MONTROUGE (Seine)

2 G. 338. — Ardoin Aimé, Paris. R. — Vous félicitons des bons résultats que vous obtenez avec un C 119 (selfs inter-

que vous obtenez avec un C 119 (selfs inter-changeables).

— Vous pourez placer devant la 1 HF une nouvelle HF de construction identique, mais prévoyez un commutateur permettant de re-porter la première grille sur la deuxième, la première lampe étant éteinte afin de faciliter les réglages.

G. 339. — Beloux Joseph, à Créteil.
R. — Vous devriez mettre un accu en décharge sur le poste pendant que l'autre est en charge à petit régime.
— Le haut-parleur dont vous nous parlez

donne de bons résultats.

R. — Robyns, à Villeneuve-le-Roi.
R. — Etablissez un prisme ou une cage de 27 mètres de longueur, 4 fils de cuivre de 20-10 émaillé. Voir « Antenne » 97.

2 341. — Grandjean, à Delle.

R. — Il semble qu'il faille incriminer les accus. Videz-les, remplissez-les avec de l'eau dans laquelle vous faites dissoudre du bicarbonate de soude. Chargez à faible régime et veillez que le bicarbonate soit toujours en eveès. excès.

excès.

Lorsque vous ne constaterez plus aucun bouillonnement et que les plaques auront repris leur allure normale, lavez-les à grande eau et remplissez-les avec de l'eau distillée dans laquelle on dilue de l'acide sulfurique à 1-10. A fin de charge, l'électrolyte doit être de 32° Baumé.

2 G. 342. — Israël, à Fives-Lille.
R. — Votre antenne est un peu longue et vous auriez intérêt à utiliser un dispositif d'accord par induction.
— Faites essais du reinartz à selfs interchangeables (« Antenne» 92).

2 G. 343. — Edmond Murquet, à Aix. R. — Nous vous conseillons de construire un poste à résonance d'après données détail-lées dans « Q.S.T. » n°s 6 et 8 à selfs interchangeables. · L'antenne de 40 mètres vons donnera de

bons résultats.

© G. 344. — Andrews P. Smith, à Paris.
R. — Avec le matériel que vous possédez
nous vous conseillons d'acheter un redresseur à lampe par exemple et recharger vos

accus.

— Trouverez schéma utilisant lampes à 2 grilles dans numéro 96.

— Un cadre de deux mètres de côté comportant 30 spires serait préférable à une petite

antenne intérieure. 2 G. 345. — Héritier, à Malakoff.

R. — Pour diminuer dans de grandes proportions les vibrations propres d'un pavillon renforçateur en aluminium, on l'enduit de vernis à l'alcool dans lequel on met de la poudre de lière

— La lampe est supérieure à la galène, car on peut en utilisant convenablement la réac-tion (83 et 85) obtenir de merveilleux résul-

tats.

— Toutes les batteries d'accus à grande mar-

₹ G. 346. — André Perreau, au Pré-St-Ger-

- Votre antenne de 40 mètres vous donnera de meilleurs résultats, mais vous auriez intérêt à utiliser avec votre détectrice à réaction (83 et 85) le dispositif de la fi-

gure 8.

— Pour l'endemètre voir « Q.S.T. » n° 10.

R. — Regrettons sincerement mais ne savons pas où vous pourrez trouver ces amplis.

— Les numéros 72, 76 donnent la construction d'amplis microphoniques. G. 348. F. B. 10.32.

R.—Certes les lampes à faible consomma-tion qui pendant de longs mois supportent 6 volts et nécessitent cette tension pour obtenir une bonne réception, sont rares. — Si maintenant elles s'allument, mais re-fusent toute amplification, adressez-les au constructeur afin de les faire examiner.

NATIONAL-RADIO

présente ses nouveaux modèles

TRANSAT

SUPER-TRANSAT

-:- 1925 -:-

Demandez le nouveau Catalogue aux Ateliers, 18, rue de Passy, PARIS (16°)

Sa taille, sa forme et sa couleur vous enchanteront. C'EST POURQUOI.

le 5 avril, vous l'exigerez de votre fournisseur habituel.

QUALITÉ INTÉRIEURE

APPARENCE EXTERIEURE

telle est la

LAMPE SOLEIL



En vente dans toutes les bonnes maisons

e G. 349. - A. Brunot, à Pantin.

R. — Votre antenne a une longueur d'onde voisine de 95 mètres.

— Avec votre C. 119 bis utilisez les selfs

Pour Anglais, Accord 35; Résonance 50; Réact. 75; Radio-Paris, Accord 150; Résonance 200; Réact. 150; Fl. accord 200. Résonance 300.

2 G. 350. — André Goulard, à Eynesse.
R. — Vous adresserons dès parution brochure « Les C. 119, C. 119 bis ».
— Si vous voulez effectuer l'écoute sur 4, 3 ou 2 lampes, supprimez les lampes en commençant par les BF. en utilisant des dispositifs à jacks.

© G. 351. — Marcel Richaud, à Marseille.
R. — Faisons nécessaire pour la brochure
« Les C. 119 et C. 119 bis ».
— Vous pouvez installer devant vos fenêtres un prisme de 13 m. Si les fils ne sont pas trop écartés ne réunissez les fils que du côté de la descente.

? G. 352. — Delon G. à Saint-Romans. — Votre antenne a une longueur d'onde de

— Utilisez des selfs de 25, 35, 45, 75 spires sans gomme-laque.

- Avons fait nécessaire pour la brochure.

G. 353. — Bajot, Marseille. R. — Dans votre ampli 2 HF, 1 dét. 2BF, construisez les 2HF à résonance (C-119 à selfs interchangeables) et constituez les BF avec de



Postes à galène à partir de 60 francs Postes à Lampes de tous modèles Accessoires, Pièces détachées

33, Rue VIVIENNE, PARIS-BOURSE (2')

Catalogue franco sur demande

bons transfos. Le montage général sera très aéré. Chauffez à 5 volts et portez les plaques à 80 et même 120 volts. — Le meilleur procédé pour charger une batterie d'accus 80 volts sur 110 alternatif est

redresser le 110 avec un bon redresseur à lampe.

€ G. 354. — P.A. Berger, à Marseille.

R. — Pour un cadre non exposé aux intempéries, il n'est pas utile d'employer du fil émaillé. Le nu 20/10 convient parfaitement, spires espacées de 1 à 1 cm. 5. 30 spires, 2 m. aux 2 m.

tie 1/1 sur le secondaire duquel vous bran-cherez en parallèle le HP.

R. — On peut alimenter un poste récepteur avec du courant continu d'accus servant à l'éclairage d'une maison (« Antenne » 76).

— L'alimentation de la plaque sera faite

avec le même courant. 2 G. 357. — C.A. Saint-André.
R. — Il semble qu'une lampe doit être usée, car la batterie-plaque remplacée, les dérangements auraient dû cesser.

— Vérifiez électriquement les enroulements BF. à l'aide d'une pile et d'un voltmètre.

© G. 358. — Sezestre Pierre, à Nantes.
R. — Les grésillements qui couvrent votre réception doivent provenir de mauvais contacts dans les bobines à prises multiples. Employez des selfs interchangeables.

2 G. 359. — R. Godet, à Paris.
R. — Vous avez certainement une erreur dans le montage BF. Inversez le sens du courant dans le dernier transfo BF. Vérifiez également la batterie 80 volts que vous pourrez shunter avec une capacité fixe de 1 MFd. Les indicatiffs en P. sont hollandais.

3 G. 360. — R. Delafontaine, à St-Denis. R. — Vous trouverez dans numéro 102 dé-tils de construction de postes fonctionnant sur alternatif.

2 G. 361. — Gaston Granier, Paris.
R. — Vous pourrez faire suivre votre dé-

RADIO HOTEL-DE-VILLE

13, rue du Temple :: PARIS SELFS pr Reinartz, deuxième manière 28 50 — pour C-119 de « L'Antenne »... 48 » TOUTES LES PIECES DETACHEES pour tous les MONTAGES MODERNES

© G. 362. — R. J., Esbly.

R. — Schéma exact. Avez intérêt à exécuter celui de la fig. 8. Antenne 35. Dans ce cas pour la réception des petites ondes. Primaire 25; secondaire 50; Réact. 150; pour Radio-Paris : P. 150, S. 200, R. 300; pour Fl. : P. 200, S. 300, R. 300 ou 400.

C. 363. — M. Rousseau, à Pontarlier. R. — Vous devriez cependant descendre plus R. — Vous devriez cependant descendre plus bas ; évitez voisinage trop immédiat des connexions. Placez accord 25 spires. Résonance 35. Réaction 75. Dans le cas de non-accrochage, intervertissez l'ordre d'arrivée du courant dans la self de réaction.

€ G. 364. — B. J. Gros, à Péronne.
 R. — Un habile électricien pourra vous réparer votre redresseur. Voyez publicité.

2 G. 365. — G. Carette, à Montélimar.

R. — Sur détectrice à réaction, avec cadre, vous n'obtiendrez pas de merveilleux résultats. Voyez plutôt « Réflex » 89, 96, 100.

— Dans la construction des selfs interchangeables n'employez pas du fil émaillé, mais du 7/10 deux couches coton pour petites ondes et 4/10 2 cc. pour grandes ondes.

© G. 366. — Frache Ferdinand, Ivry.
R. — Notre collection ne contient pas ces
renseignements. Adressez-nous plan de votre
phono et vous donnerons moyens de le transformer en haut-parleur. Utilisez-vous un écouteur ordinaire?

© G. 367. — Léon Tillier, à Meuvevret.
R. — La valeur de la résistance de grille
n'est peut-être pas convenablement choisie.
Utilisez une résistance variable.
— Si vous employez le montage de la figure
8. « Antenne » 85, détectrice à réaction, placez
pour Anglais : Pr. 25. Sec. 35 à 50. Réact. 75
ou 150 : pour Radio-Paris : Prim. 150 ; Sec.
200. Réact. 300 : pour Fl. : Prim. 200. Sec. 300.
Réact. 400.

R. — Nous n'avons pas appliqué le « Reflex » aux Bigrilles, mais rien ne vous empêche d'essayer d'après données de l' « Antenne » 89, 96, 100. Voyez publicité en ce qui concerne la fabrication de ces lampes.

₹ G. 369. — C. Hautreux, à Châteauroux. R. — Avons fait le nécessaire pour l'abonnement. Votre lettre a été à l'auteur de l'ar-

R. — Adressez-nous schéma du poste existant et précisez-nous ce que vous désirez en obtenir après transformation.

2 G. 371. - Trouvé, à Paris.

R. — Le schéma que vous nous soumettez est une détectrice à réaction dont vous trouverez détails complémentaires dans les numéros 83 et 85 de l' « Antenne ».

© G. 372. — Ed. Durand, à Paris. R. — Regrettons sincèrement de ne pou-voir donner entièrement suite à votre demande car vous avez omis de joindre le schéma à la lettre.

— En prenant le secteur comme antenne, utilisez un dispositif d'accord en Tesla avec selfs interchangeables.

© G. 373. — Legrand, à Versailles,
R. — En conservant tant de HF, vous ne
pourrez parvenir à recevoir les ondes inférieures à 400 mètres.
— Remplacez-les par une HF, deux au maxi-

mum, à résonance genre C. 119 bis. 1 détectrice à réaction + 2BF. Voir « Antenne » 102.

G. 374. — Jex, à Chelles.

R. — Vous obtiendrez de meilleurs résultats sur détectrice à réaction que sur galène surtout suivie de BF (Ant. 83, 85 et 38). Le montage dont vous nous parlez ne vous donnera pas d'excellents résultats.

₹ G. 375. — Langlois, à Sèvres. R. — Au point de vue réglages le super à deux lampes est plus intéressant que celui à une seule (« Q.S.T. » n° 2). Les selfs nids d'abeilles peuvent être utilisées.

R. — Remplacez votre dispositif d'accord par un montage en Tesla à selfs interchangeables (Ant. 97) ou montez un dispositif à résonance C. 119 bis («Q.S.T. » n° 6 ou 8).

? G. 377. - Moiseux. R. — C'est exact. L'antenne de ce poste est en effet tombée il y a 6 à 8 mois, des suites de l'orage, et pendant ce temps les émissions furent suspendues.

R. — Avec votre système d'accord par induction mettez au secondaire. Pour petites

780 mètres 1280 mètres

tectrice par 2 BF. d'après « Antenne » 39 ou | ondes : 35 à 50 spires. Radio-Paris : 200. « Q.S.T. » n° 11. | Fl. : 300. La self primaire est toujours inférrieure au secondaire et sera établie par tâ-

- La galène peut être suivie d'une BF. près « Antenne > 38. - Nous vous conseillons d'utiliser des ac-

₹ G. 379. — L. Sebire, à Paris. R. — Suivez conseils donnés sur le « Réflex » dans les numéros 89, 96, 100.

2 G. 380. — R. H., Montrouge.
R. — La lampe à faible consommation éclairant mais n'amplifiant plus, ne sera pas apte à redresser de l'alternatif destiné à la plaque, l'émission cathodique du filament étant devenue insuffisante.

— Votre condensateur shunte la batterie haute tension

haute tension.

3 G. 381. — Maurice Duchemin, à Morlaix. R. — Le « C. 119 bis » vous donnera sur bonne antenne d'excellents résultats. Voir « Réflex » n° 89, fig. 7 que vous pouvez faire suivre de BF. montage va-ct-vient.

R. — Vous conseillons plus spécialement le C. 119 bis avec selfs interchangeables qui vous donnera de bons résultats sur petites ondes (« Q.S.T. » n° 6 et 8).

₹ G. 383. — Gaston Cadiou, Marseille. R. — Vous trouverez détails de construction d'un transfo dans n° 79.

₹ G. 384. — G. Plantadis, à Boulogne. R. — Voyez n° 60 traitant des filtres à employer après redressement par lampes.

 Faites demande d'incorporation au moins 6 mois à l'avance et cherchez le plus de protection possible.

₹ G. 385. — Jeubert Pierre, à Sens. R. — Vous pouvez établir une antenne de 60 mètres avec le fil que vous nous soumet-tez (3 fils cuivre 4/10).

₹ G. 386. — E. B. 11.

R. — Vous adressons numéros demandés. Vous remercions de vos suggestions, mais ne pouvons mettre horaire de toutes les trans-

G. 387. — G. Bergen, Le Raincy.
 R. — Vous adresserons dès parution les
 C. 119 et C. 119 bis » contre rembourse-

G. 388. — René Chardon, à Paris.
R. — Le montage (7) n° 89 « Réflex »
donne de merveilleux résultats lorsqu'il est
composé d'appareils de première qualité, les selfs naturellement sont interchangeables et ont la valeur de celles utilisées sur un C.

R. — Pour obtenir le Brevet de Radiotélégraphiste de bord il faut satisfaire aux épreuves, faites 5, rue Froidevaux, à Paris, sous le contrôle des inspecteurs des P.T.T.

Le programme peut se résumer comme suit: Epreuves de lecture au son (12 mots à la

Epreuve de lecture au son (10 mots à la

minute);
Epreuve de manipulation à 12 et à 20;
Epreuve d'électricité et T.S.F. (écrite);
Epreuve d'instruction S.F. (écrite);
Epreuve d'électricité et T.S.F. (orale);
Epreuve d'instruction S.F. (orale); Epreuve pratique, mise en marche de poste,

© G. 390. — Louis Poivre, à Clichy, R. — Votre antenne est excellente R. — Votre antenne est excellente et vous aurez certainement de bons résultats sur Rei-

nartz (92).

— Avec la détectrice à réaction (83 et 85), employez pour : Anglais 35 en L. et 75 ou 150 en L'. — Radio-Paris 150 et 200. — Fl. 250 et 300.

? G. 391. - E. Chardon, à Soissons. R. - Vous trouverez détails de construc-tion d'une soupape électrolytique permettant de remplacer la pile plaque par du courant al-ternatif redressé dans le numéro 79 « An-

? G. 392. - Eugène Lévêque, à St-Denis. R. — Dans numéros 3, 20, 21, 22, 28, vous aurez nombreux montages sur galène. Employez dispositif accord en Tesla.

€ G. 393. — Marcel Balland, à Voiron. R. — Vous pouvez monter le C. 119 bis sur table d'après schéma du « Q.S.T. » 6 ou 8. Etablissez les connexions en fil cuivre 25/10 cuivre nu aussi espacées que possible.

€ G. 394. — Cheber, à Saint-Maurice.
 R. — La détectrice à réaction est décrite dans numéros 83 et 85 ; utilisez selfs inter-

BOBINES DUOLATERALES

les plus régulières, les plus robustes

POSTES A RESONANCE montage C-119 - Fonctionnement garanti ROLLEX. 18, boul. de la Bastille, PARIS

changeables, genre nid d'abeilles ou fond de panier; utilisez pour l'écoute des petites on-des : P.T.T. self accord 25 : Réaction 450 ; pour Radio-Paris 150 accord 200 réaction ; pour Fl. 250 accord 300 réaction.

— Si vous faites suivre cette lampe de deux BE voir nº 39 BF. voir nº 39.

2 G. 395. — M. Avenas, à Lyon.
R. — Vous avez intérêt à construire vetre
poste vous-même d'après données dans 89, 96,
100 (Réflex). Le cadre pourra atteindre deux
mètres de côté, comportant 30 spires 20/10 nu
espacées de 1 cm.
— Consultez la Librairie Scientifique, 2, rue

Thénard, Paris.

R. — La construction d'un transfo abaisseur a été décrite dans n° 79.

— Construisez un prisme de 35 mètres 4 fils d'après « Antenne » (97).

G. 398. — Dupuis, Duperré, à Paris, R. — Vous pourrez suivre conseils du n° 87 de l' « Antenne » pour recevoir soit sur une lampe soit sur deux. Pour les basses vous avez intérêt à faire les prises par fiches Jacks.

© G. 399. — Y. Rir, à Fontainebleau. R. — Vous pouvez effectuer la réception sur cadre en plaçant devant la H.F. une HF. apériodique (« Antenne » 77 et 79).

€ G. 400. — Henri Marlier, à Soissons. R. — Vous pouvez nous adresser un schéma ou une idée de votre nouvelle self afin que nous puissions donner une suite favorable à votre demande.

G. 401. — G. Lévy, à Paris.

R. — Pour fonder un Radio-Club, il faut se présenter à la Préfecture au nombre de sept et faire une déclaration de formation de société. D'autres Radio-Clubs se feront certainement un plaisir de vous aider, pour la composition des statuts. ₹ G. 402. — Robert Bérenger, à Louviers.

R. — Vous pouvez constituer une antenne avec du fil émaillé 4/10 8 brins torsadés et soudés aux extrémités. Lors du dépôt de votre lampe chez le régénérateur, spécifiez que vous désirez un gros filament.

Avons fait le nécessaire pour le filtre antisecteur.

 G. 403. — Moinot Marcel, Clichy.
 Nous vous conseillons de construire un
 119 bis avec d'excellentes matières premières

- Trouverez dans l' « Antenne » 102 montages sur alternatif.

€ G. 404. — J. Fiard, à Menton. R. — Vous avons adressé numéros deman-dés. — Pour le chauffage des lampes à faible consommation, employez des rhéostats de 30

2 G. 405. — M. Souihard, à Paris.
R. — Les montages super-hétérodyne sont décrits dans « Q.S.T. » numéros 7 et 9, et « Antenne » 45.

— Vous pouvez constituer les selfs des circuits accillants A et B 4000 m. per des nids

- vous pouvez constituer les seits des cir-cuits oscillants A et B 4.000 m. par des nids d'abeilles de 180 à 300 spires. — Capacités V en parallèle de 0,5 à 1/1.000, accomplement variable entre ces deux selfs.

R. — Il est certain que le secteur haute tension doit vous apporter d'énormes perturbations que vous pourrez éliminer en remplaçant la terre par un contre-poids. Isolez convenablement votre antenne.

€ G. 407. — Mirat, à Chaumes.

R.—Les accus étant en charge sur le secteur continu de la ville, il ne faut sous aucun prétexte metire le — des accus à la terre, afin d'éviter tout court-circuit.

— Transformez votre poste à galène en détectrice à réaction suivant schémas donnés dans « Antenne » 83 et 85.

dans & Antenne > 83 et 85.

2 G. 408. — Derupt, Bourgoin.
R. — Pour brancher deux casques en paral·
lèle, réunissez les (+) entre eux et les (—)
de même, que l'on serre respectivement entre
les bornes (+) et (—).
— En série on réunit le — du premier cordon au + du deuxième.
— Des écouteurs de bonne fabrication ont
les membranes de même épaisseur.
— Dans la détectrice à réaction (fig. 8), la
self antenne sera établie par tâtonnements :
elle comportera généralement moins de tours
que la self secondaire qui pour Anglais aura50 spires ; Radio-Paris 200 ; Fl. 300. La Réaction varie entre 150 et 400.

2 G. 409. — R. Gluntz, à Delle.

₹ G. 409. — R. Gluntz, à Delle.
R. — Les résultats que vous obtenez sont certainement excellents: mais sont surtout dus à votre situation géographique exception-

— Vos accus sont sulfatés. Brossez les plaques de manière à retirer le sulfate. Remplacez l'eau acidulée par de l'eau pure dans laquelle vous avez fait dissoudre du bicarbonaire de soude : de soude de soude ; chargez à faible régime et lorsque les plaques ont repris leur état primitis remplacez la dissolution de bicarbonate de soude par l'eau acidulée.

— Les trois marques se valent.

— Lorsque l'électrolyse des accus s'évapore remplacez le liquide disparu par de l'eau distillée

tillée.

— Un condensateur fixe de 2/1.900 est efficace aux bornes d'un écouteur.

2 G. 410. — Garonnat, à Sidi-Aïssa.
R. — Vous pouvez certainement charger
les 4 volts avec la dynamo de l'auto. Pour
cela vous branchez les 4 volts en parallèle
sur 4 volts de la batterie.
— Les rhéostats utilisés avec les lampes à
faible consommation ont une résistance de 30
ohms.

de la bobine de 250 gr.

Téléphone : MARCADET 31-22

BOBINES NID D'ABEILLES

FIL DIVISE

AUX MÉMES PRIX QUE LES ANCIENNES

Les bobines « Gamma » N° 0, 0 bis, 1, 1 bis, 2 et 2 bis, sont fabriquées avec du fil composé de 6 brins émaillés de 20/100.

Les bobines α Gamma » N° 3, 3 bis et 4 sont fabriquées avec du fil composé de 4 brins émaillés de 20/100.

Les bobines « Gamma » N° 5 sont fabriquées avec du fil composé de 4 brins émaillés de 15/100. La nouvelle bobine N° 00 comporte une seule couche de 7 tours de fil composé de 6 brins émaillés de 20/100.

emailles de 20/100.

Elle permet de travailler sur toutes les faibles longueurs d'ondes avec le rendement maximum. Sa Self est de 5 micro Henrys environ.

Bobine 00 : Montée, 12 fr.

Pour tous les Bobinages Haute Fréquence, employer le fil divisé « GAMMA »

COMPOSITION du fil divisé « Gamma »

6 brins de 20/100 émaillés 1 couche coton 4 brins de 20/100 émaillés 1 couche coton 4 brins de 15/100 émaillés 1 couche coton

R. C. Seine 213-631

Etablissements « GAMMA », 16, rue Jacquemont, PARIS (17)

If y a lampes de T.S.F. et lampes de T.S.F Mais il n'y a qu'une grande marque

ARCON

N'HESITEZ PAS À VOUS DOCUMENTER ET À L'ADOPTER

TOUS MODELES POUR TOUS USAGES

Détection la plus pure Amplification la plus puissante Consommation la plus réduite Durée la plus grande

Se trouvent A Vente en gros :
chez tous les A GENERAL ELECTRIC DE FRANCE
T.S.F. A 10 et 12, rue Rodier, PARIS

2 G. 411. — Salli Ch., Decize.
R. — Vous n'êtes peut-être pas en résonance ; mettez à cet effet les selfs convenables à l'accord Résonance et Réaction.
— Préférons l'antenne en cage (97).
— Pour la réception des petites ondes, vous conseillons le Reinartz à selfs interchangeables (92).

bles (92).

— Sur C. 119 bis pour recevoir ondes de 100 à 200 il faudrait utiliser un dispositif d'accord à primaire apériodique. Mettez à la self primaire 10 à 15 spires. Secondaire et Résonance 20. Réaction 75.

R. — Vous pouvez certainement intercaler dans les grilles BF. des condensateurs shuntés que vous placerez entre la grille et le primaire des transfos (< Antenne > 99).

— Le transfo que vous possédez peut être millisé.

R.— Votre antenne est bien petite, et la non-réception des petites ondes est peut-être due égalment au voisinage trop immédiat des con-nexions intérieures de la botte. Mettez accord. 25 spires; Résonance 35 à 50; Réaction 75.

? G. 414. — G. Nicoulaud, à Paris. R. — L'ampli dont roue R. — L'ampli dont vous nous soumettez achéma est à résistance ; vous auriez un bien meilleur rendement en transformant la première HF en Résonance à selfs interchangea-

Vous pouvez certainement remplacer les selfs interchangeables par des selfs à plots, mais sur petites ondes le rendement sera certainemnt moins acceptable.



2 G. 415. — Raymond, à Issy.
R. — La longueur d'onde de votre antenne est au voisinage de 372 mètres.
— Pour le choix des selfs à employer avec un C. 119 bis, vous pouvez vous reporter au n° 75 de 1' « Antenne ».

© G. 416. — Sabourin Emile, Bordeaux. R. — Vous adresserons des parution les © C. 119 C. 119 bis ⇒. Pour la réalisation du montage donné dans n° 99, inspirez-vous des dimensions données dans le € Q.S.T. ⇒ n° 6 (fanula)

- Les transfos BF. auront les spires perpendiculaires.

R. — Suivez conseils donnés dans numéros 82 et 85 pour réaliser convenablement une détectrice à réaction. — Si vous la faites suivre d'une BF., voir (39). — Le cadre vous donnera de maigres résultats. (Réf. 39, 96, 199)

? G. 418. - Clirissiau Wingerter, à Saint-

G. 418. — Chrissiau Wiugerter, à Saint-Germain.

R. — Les dérangements que vous constatex dans la réception proviennent presque certainement du mauvais état des batteries.

Shuntez le 80 par un condensateur de 1MFD.

Vérifiez condensateur shunté.

— Ajoutez deux B.F. d'après n° 80.

2 G. 419. — J. Dugat, à Courbevoie. R. — Le poste que vous avez enter

2 G. 420. — F. Savignat, Paris. R. — Pour transformer votre C. 119 bis afin. de le faire fonctionner sur alternatif, consul-tez n° 102.

© G. 421. — Louis Lamort, Paris.
R. — Les valeurs de selfs à employer avec
de « Reflex » sont les mêmes que celles donmées n° 75 pour le C. 119 bis. Pour RadioParis: Accord 150; Résonance 200; Réac-

 € GC 1. — N. Q., Reims.
 R. — 1° Vérifiez les transfos des BF; R. — 1° Véril 2° C. 119 bis;

3° En frottant les aimants du HP sur un électro-aimant puissant;
4° Non, mais mettez un inverseur série-parallèle sur votre CV.

? GC 2. - L. Patrouillard, à Chambon-Feugerolles.
R. — Inutile, mais montez à la place des basses à transfos des basses à résistances,

SENSATIONNEL

Poste à 2 l. Anglais en haut-parl. 230 » Poste à 4 l. Européens en ht-parl. 300 »

00 J. FARGE, 73, rue Tombe-Issoire (14')

ous gagnerez en pureté le peu que vous perdrez en puissance

₹ GC 3. — Arnaud, Lyon. R. — Ce n'est pas absolument nécessaire avec votre C. 119 bis, faites de la réception

? GC 4. — Jeancon, mont St-Agnan. R. — 1° C'est en effet un poste anglais qui fait des essais actuellement; 2° Parce que ces postes vous hétéréody-

2º Parce que ces postes vous hétéréody-nent ces réceptions, ce qui explique les ré-sultats quelquefois étonnants obtenus avec des postes à galène.

② GC 5. — C. Grey, Versailles.

R. — Aucun remêde, si ce n'est que de monter un poste à lampes et de recevoir sur cadre.

R. — Aucun remêde, si ce n'est que de monter un poste à lampes et de recevoir sur cadre.

R. — Aucun remêde, si ce n'est que de monter un poste à lampes et de recevoir sur cadre.

R. — Aucun remêde, si ce n'est que de monter un poste à lampes et de recevoir sur cadre.

R. — Aucun remêde, si ce n'est que de monter un poste à lampes et de recevoir sur cadre.

R. — Aucun remêde, si ce n'est que de monter un poste à lampes et de recevoir sur cadre.

R. — Aucun remêde, si ce n'est que de monter un poste à lampes et de recevoir sur cadre.

R. — Aucun remêde, si ce n'est que de monter un poste à lampes et de recevoir sur cadre.

R. — Aucun remêde, si ce n'est que de monter un poste à lampes et de recevoir sur cadre.

R. — Aucun remêde, si ce n'est que de monter un poste à lampes et de recevoir sur cadre.

R. — Aucun remêde, si ce n'est que de monter un poste à lampes et de recevoir sur cadre.

R. — Aucun remêde de remêde de recevoir sur cadre.

R. — Aucun remêde de remêde de

- Anjou, Lille.

R. — Votre insuccès ne provient pas de vo-tre poste, mais du peu de portée des P.T.T. Consolez-vous en pensant que quantité d'ama-teurs sont dans votre cas!

R.— Non, si c'est un poste à galène; oui, si c'est un poste à lampes. Dans ce dernier cas exigez que l'on reçoive sur cadre.

© GC S. — J. Nizet, à Thoiry.
R. — Non, sur cadre ; oui, sur antenne en ruban, mais réception assez faible. Vous auriez avantage à monter un petit poste à lampes portatif muni de lampes à faible consom-

© GC 9. — M. Hendrix, à Rouen.

R. — 1° Poste des P.T.T.;

2° Oui, voyez schéma de deux basses fréquences paru dans l'« Antenne »;

3° Par mandat ou bon de poste;

4° Ce numéro est épuisé.

© GC 10. — M. Darnault, à Confolens.
R. Vos questions étant égarées, il eut été préférable que vous les renouvelliez au lieu de nous envoyer une lettre si gracieuse!

GC 11. — G. Ohédal, Paris.
 R. — 1° Non, le maillechort est trop résistant pour faire des connexions;
 Non;
 No

4° Oui, mais bien plus cassant!

₹ GC 12. — M. Dupuis, Saint-Ouen. R. — Veuillez nous écrire en nous envoyant votre schéma, étant donné le nombre considé-rable de réponse, nous ne savons plus de quoi

il s'agit. - M. Lannot, Biarritz.

R. — Intercalez un condensateur aux bornes du Beaudot, aucune formalité à remplir, mais plutôt un peu de diplomatie avec le grand manitout de l'Hôtel de Postes.

2 GC 14. — M. Michard.
R. — Mettez des selfs de 150, 200, 300 spires à l'antenne, résonnance, réaction.
2 GC 15. — Herail, Mostaganem.
R. — Si, la capacité étant de 3 ampèresheure, mais vous auriez des résultats meilleurs avec des batteries spéciales.

e GC 16. — Amateur G. H., Clichy. R. — 1° Oui, mais confectionnez des selfs de 200, 250, 300 spires pour les grandes ondes;

de 200, 250, 500 Spires pour les grandes 2° Oui; 3° Certainement; 4° Vous pourrez recevoir tous les postes européens si votre détectrice a réaction est bien montée.

bien montée.

2 GC 17. — R. Drouet, Colombes.
R. — 1° Cela est sans inconvénient pour les grandes ondes, mais pour les P.O. vous aurez un amortissement considérable par le boutmort; si la difficulté des bobinages vous arrête, montez un C. 119 bis, beaucoup plus facile à réaliser;
2° Oui, mais votre accord sera un peu plus délicat, de même pour votre 0,25.
2° GC 18. — M. Dupouls, Tarbes.
1° Ce nombre de spires est essentiellement variable suivant la longueur d'onde à recevoir, de même que les selfs S2 et S3;
2° Evidemment, voici la valeur approximative des selfs: G.O.: 150, 200, 300; P.O.: 400 à 600 mètres: 50, 75, 100; 200 à 400: 25, 35, 50.

© GC 19. — M. Beudin, à Amélie-les-Bains. R. — Montez une antenne de deux brins de 40 mètres et prenez la canalisation d'eau froide pour terre. Orientez l'antenne Nord-Sud, mais du côté opposé à la montagne à pie.

2 GC 20. — M. Graftieaux, à Petit-Verneuil.
R. — Une HF ne vous donnera pas une amplification suffisante. Montez plutôt une détectrice à réaction, précédant vos deux basses et vous aurez non seulement l'amplification désirée, mais une augmentation de sensibilité.

trois parties d'eau pour une d'acide.

e GC 22. — B. R. N. 39. R. — 1° Voyez nos annonces 2º Oui, si ces postes ne font pas l'objet de

3º Aux propriétaires des brevets.

CONSULTEZ

2 GC 23. — Brigadier Rousseaux.

1° Revoyez votre montage, vous avez dû faire une erreur; si vous ne la découvrez pas, envoyez-nous votre schéma relevé exactement d'après votre poste;

2° 2/1.000.

Voyez articles de l'« Antenne » sur la super.

FABRIQUE NORMANDE D'APPAREILS 38, RUE SAINT-MANVIEU .. CAEN Ses Postes à zincite, sur commande ; à galène, 110 fr.; Relais Radio-Normand, 110 fr.; Amplificateur BF. 2 I., 150 fr.; 1 I., 155 fr.; 2 I., 250 f.; 3 I., 450 f.; 4 I., 750 f.; 6 I., 1.090 f. Son Haut-Parleur Radio-Normand, petit modèle, 145 fr.; grand modèle, 250 fr.

Toutes les pièces détachées des meilleures marques aux meilleurs prix

et le super-poste de l'antenne, LE C. 119 BIS..... 650 fr.

Ecoutez l'émission de notre CONCERT RADIO-NORMAND, le Mardi et le Jeudi, à 21 heures longueur d'onde : 332 mètres

② GC 24. — M. Legendre, Coutances.
R. — Votre fil est trop fin, prenez du ferronickel de 5/10, 5 mètres environ, que vous inintercalerez sur le — 4.

2 GC 25. - M. Charlet, Courcelles (Belgi-

GC 25. — M. Charlet, Courcelles (Beigrque).

R. — Votre schéma est exact, vous devez certainement avoir des pertes. Essayez d'abord votre détectrice, puis résonance détectrice ensuite avec 1 BF et 2BF; un montage sur bois sera meilleur.

GC 27. — M. Mathieu, à Amay.

R. — Voyez nos annonces.

GC 28. — M. Prédet, Versailles.

R. — Votre schéma n'est pas clair, veuillez nous indiquer de quoi se compose votre dispositif d'accord.

positif d'accord.

₹ GC 29. — M. Morin, à Saint-Cyr. R. — Schéma faux, abandonnez la galène et montez la détectrice à réaction du n° 85 de l'« Antenne ». Vous aurez d'excellents résul-

2 GC 30. — M. Paul Ménerbes. R. — Voyez l'« Exentro » dans nos annon-

2 GC 31. — M. Colas, à Albert. R. — Non, 20 volts seulement.

2 GC 32. — M. Chavat, Paris.
R. — Cela dépend des enroulements. Pour recevoir sur cadre, intercalez votre cadre en série avec votre self.
2 GC 33. — M. Bérard, Epinay.
R. — Voyez article paru dans l'a Antenne ».

© GC 34. — M. Vallard, Vanves. — Pulsque vous voulez monter une HF en plus, montez directement le C. 119 sur alternatif paru dans le « Q.S.T. » n° 3, auquel vous supprimerez la 2º BF. Vous aurez ainsi de bons résultats.

Une nouvelle monture de self

Tout le monde a pu constater l'obligation, dans l'emploi de nids d'abeilles montés, de se servir d'un inverseur dit « de réaction » (dispositif surtout utilisé dans les montages à résonance, C 119 bis, etc.), car il ne suffit pas d'inverser le nid d'abeilles et sa monfaut inverser uniquement, soit les con-nexions, soit le sens de l'enroulement.


Le premier système s'effectue au moyen

d'un inverseur. Toutefois, cette solution n'est qu'un pis aller, car l'emploi des inverseurs n'est guère recommandable en haute fréquence.

Il nous semble préférable d'employer le son deuxième système, c'est-à-dire inverser sens du bobinage par rapport aux connexions.

Description du montage

Comme on voit sur la figure, l'appareil comporte une monture en matière isolante a, pourvue de deux broches de prise de courant b et b1; ces broches sont respective-ment reliées à l'entrée et à la sortie du bobinage B par des fils souples c et c1, d'assez grande longueur. Le bobinage est traversé par une tige-pivot d, passant dans un ca-non isolant e, en ébonite ou tout autre matière isolante (les rondelles par exemple qu'on trouve partout dans le commerce conviendront parfaitement), et bloquée sur ce canon par les écrous f et g, avec interposi-tion des rondelles en matière isolante La

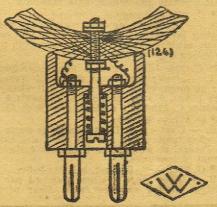

tige-pivot d traverse la monture a, dans laquelle est pratiquée un logement cylindrique a1, recevant un ressort à boudin h, con-centrique à la tige et comprimé entre l'écrou i, placé au bout de la tige, et le fond a2 du logement a1.

rapport aux connexions, il sufit de lui faire accomplir une rotation de 180 degrés sur la monture, ce qui est facile, grâce à la lon-gueur et à la souplesse des fils c et c1; au repos, le ressort h assure un contact éner-gique entre le bobinage et la monture. À titre d'indication, le ressort employé

doit fléchir pour une pression de 2 kilos. Il est constitué par 10 spires de fil d'acier, dit « corde à piano », de 4 m/m, au pas de 2,5 m/m, sur un diamètre de 4 m/m. On voit que le matériel pour transformer

n'importe quelle monture pour nid d'abeille, est très réduit, puisqu'il ne faut que quelques centimètres de tige filetée, quelques

DEVENEZ INGENIEUR

électricien ou sous-ingénieur dessinateur monteur par études rapides et attrayantes

CHEZ VOUS

Demandez aujourd'hui même

Le règne de l'électricité adressé, gratis et franco par l'institut Normal Electrotechnique

40, Rue Dentert-Rochereau, PARIS 84 bis, Chaussée de Gand, Bruxelles

écrous, un peu de fil souple et quelques rondelles isolantes. N'importe quel amateur quelque peu « bricoleur » (et ne le sommesnous pas tous !) pourra maintenant, sans avoir recours à des inverseurs, à des boîtes de couplage, etc., changer, comme il lui plaira, le sens de ses bobinages et même faire des variomètres d'une façon très simple, au moyen de nids d'abeilles.

Amateurs de Province

qui ne savez pas où vous adresser pour avoir le matériel nécessaire à la construction de votre poste ou qui attendez trop longtemps vos commandes, écrivez à René Copin, élec-triclen, impasse des Herbeuses, à Villejuif (banlieue Paris) (Seine), qui achètera pour vous aux prix de Paris ce dont vous avez be-soin et qui de plus vous donnera gratuitement tous rensolgnements concernant vos montous renseignements concernant vos mon-

René COPIN, électricien impasse des Herbeuses, Villejuif (Seine).

CHRONIQUE des Amateurs émetteurs

8SSU nous fait savoir que u2CU est le poste de bord du George Washington. Ce bâtiment se trouve actuellement dans les eaux allemandes. On peut entendre u2CU de temps à autre entre 65 et 120 mètres. Voilà, n'est-il pas vrai, l'occasion d'avoir

les Américains avec faible puissance ? M. Restout 8DY nous communique un résumé de ses essais à faible et très faible

puissance. Liaisons avec amateurs rouennais 8CQ et 8GH sans tension-plaque indépendante

de la tension-filament.

Avec tension-plaque: Genève (12 volts),
Verviers (12 volts), Arcachon (18 volts),
OZA (24 volts); Finlande et Espagne (120

On sait que les Américains sont en grande On sait que les Americains sont en grande majorité cantonnés dans la bande 70-80 mètres. Des amateurs européens, de jour en jour plus nombreux, adoptent cette bande, ce qui a un double inconvénient :

Ils gênent les autres européens qui cherchent à recevoir les Américains,

Ils ont peu de chances de se faire entendre en Amérique car on consoit que le

tendre en Amérique, car on conçoit que la zone 70-80 y est particulièrement encom-

Que les amateurs européens trasmettent donc de 80 à 100 ou de 50 à 70 mètres. D'après les derniers essais de 8AB, l'onde de 65 mètres semble être des plus favora-

Pourquoi utiliser des tensions de 2.000 volts et plus, alors qu'avec 500 volts et un peu de... savoir faire on peut réaliser des portées impressionnantes ?

--X-

Il y a des amateurs américains non autorisés, certains « traversent »... Il faut dire d'ailleurs que ces « outlaw » forment une très petite minorité. Il ne coûte rien là-bas pour obtenir une autorisation : ni temps ni argent.

On nous signale de Saïgon la réception par M. Richard Jomas des trois Français suivants : 8HSM, 8BO, 8BE.

Furent également entendus : POX, FL, IDO et quelques amateurs américains et néo-zélandais.

M. A. Tassin, à Vanves, nous envoie les observations suivantes sur l'émission radiophonique de 8SUT effectuée le 9 au soir :

essai : pas entendu. 2º essai : bonne réception, modulation bonne. Tous les mots sont distinctement com-

pris.

3º essai : beaucoup plus fort, modulation moins bonne. Accrochage assez difficile.

-x-Une carte de u3XAQ est à la disposition de 8SSC à l' « Antenne ». De même, une carte de 8HSG est arrivée

AMATEURS de PROVINCE

Tous les Accessoires - Prix de Paris Expédition par retous du courrier Catalogue sur demande

H. SMITH, 49, rue de Lévis, 176

Renseige gratuits pour montage II.C.S. 226.665

ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS RADIOELECTRIQUES es Itablissements Robert Plamy 98, rus Peti, 83 as find di passage. Téléph ne : Nord 23-51

Exécutent tous postes émetteurs et récepteurs sur commande. Installations, réparations de tous postes. Recharge d'accus Remise suivant quantité. Paris-Province

] 可是不知识的 第7年底代的现在形态 以 在《如识示红色》的"如识明色"的《春中的红明的图明图》的"见明" 医小沙唇 有印刷

En phonie reçu r4-r5 dans un rayon de 50 kilomètres avec 60 volts et liaison régu-lière avec 8CQ et 8GH (6 km.) avec 8 volts Il est bon d'insister particulièrement sur

ce fait qu'avec 4 lampes micro, une batterie piles pour filaments, une batterie accus 80 volts, 1AH pour les plaques, il est très facile d'assurer un trafic régulier dans un rayon de 150 km. et ceci d'une manière autrement efficace que les 500 watts amorties des bateaux.

Le poste f8HSF a établi une liaison bilatérale avec le poste finlandais fn 2NCA. L'intensité dans l'antenne était de 0,08 am-père. Lampe E4 avec 200 volts plaque. Lon-gueur d'onde utilisée: 110 mètres.

L'amateur belge 4AV demande aux amateurs de bien vouloir lui faire savoir par la voie de l'Antenne s'il a été entendu avant janvier 1925.

L'indicatif 8HM a été attribué depuis le 23 février 1925 au poste radio-électrique d'émission construit par MM. Agar et Ta-layrac, 20 bis, allée de Barcelone, à Toulouse. Ce poste d'amateur classé dans la 5° catégorie a déjà fait plusieurs essais de modulation sur 180 mètres de longueur d'onde; de nombreux QSL provenant de la région ont répondu à ses appels. Les opérateurs de 8HM demandent des correspondants dévoués compris dans un rayon de 100 kilomètres pour des essais de phonie ou de graphie. Les heures autorisées pour le fonctionnement du poste sont de 21 heures à 8 heures. Jusqu'à ce jour, les essais ont été fait soit avec 2 lampes métal type E. 2, soit avec 3 lampes métal type TM de réception placées en parallèle. 8HM donne-ra par lettre l'horaire de ses essais aux correspondants qui en feraient la demande. Le poste 8YL se livre actuellement à des

essais à faible puissance (4 watts antenne et serait heureux de recevoir des QSL par l'intermédiaire de l'*Antenne*, 8YL se trouve dans la région parisienne.



Etabiissts G. M.P.

35, rue de Rome - PARIS Voilà le véritable « MONOLAMPE » Tous les concerts sur grandes ou petites ondes Rien à ajouter à ce que

grandes ou petites ondes Rien à ajouter à ce que aous livrons complet pour 395 francs. Catalogue franco Adhérents de Sociétés d'Amateurs de T. S. F., votre cotisation vous sera remboursée par les Etabl. G. M. P. Demandez-leur comment?

POSTES ENTENDUS

Certains lecteurs ont mal compris l'esprit dans lequel avait été rédigée la note placée au début des postes entendus dans le numéro 101. Nous avons dit « que les listes d'indicatifs américains n'intéressent pas les lecteurs français ». Cela ne signifie nulle-ment que nous engagions nos lecteurs à se désintéresser de l'écoute des amateurs américains. Cette écoute est au contraire nécessaire. Le critérium de la sensibilité d'un récepteur est la plus ou moins grande faci-lité avec laquelle il permet de recevoir les américains et autres postes éloignés. Seule-ment, certains amateurs s'intéressent uniquement à ces réceptions lointaines et nous recevons fréquemment des listes ne comprenant que des américains au nombre de 200 ou 300. On admettra avec nous que ces lis-tes, dont les « auteurs » peuvent d'ailleurs s'enorgueillir avec raison, encombrent inutilement nos colones, puisque pour le lecteur européen il lui suffit de savoir en trois lignes que M. X... a reçu sur un tel récep-

LE DUO LATERAL V W présente sa nouvelle monture « L'INVERSO-FLUX » Agent général pour le demi-gros M. SUEUR, 5 et 7, r. de Plaisance, Paris-14° Tél. Ségur, 92-28 Pour le gros seulement : M. VANWYMEERSH, 4, r. Popincourt, Paris

CONDENSATEURS FIXES, RESISTANCES MIKADO L.P. CMECA

Fournisseur des grandes compagnies et des principaux constructeurs Exigez la Marque L. P.

dans toutes

les bonnes Maisons de T. S. F.

Condenseurs fixes au mica a LE MIKADO 2 de 0.05 à 3/1000.. 1.95 toutes valeurs.... 2.25 Prix sur demande de capacités de 3 à 10/1000 ETALONNAGE ET FIXITE GARANTIS

Exposition de T.S.F. 1923, Médaille d'argent. — Exposition de T.S.F. 1924, Médaille de vermeil. — Les plus hautes récompenses accordées aux pièces détachées. — Agents en Belgique, Hollande, Suède, Italie, Espagne.

teur et à tel endroit un total de p + q américains; à ce lecteur de tâcher de faire mieux encore.

En résumé, indiquer le nombre des amateurs américains reçu et au besoin nommer le poste recu qui constitue le record de distance (poste des îles Hawaï, par exemple) Si les listes ne comportent que 10 à 20 amé ricains, il est évident que l'on peut les faire passer. Mais c'est là un grand maximum.

Amateurs entendus du 5 au 16 février par M. A. P.-P., à Montpellier.

Antenne 1 fil 80 mètres

Antenne 1 fil 80 mètres, 1 détectrice à primaire apériodique + 1 BF.

Français. - 8AB - 8AG - 8BAL - 8BT - 8CU - 8CPP - 8CQ - 8CT - 8DY - 8éé - 8éV - 8GN - 8GVR - 8HSG - 8JA.

- 8JBL - 8LPX - 8MAR - 8MJM - 8ML - 8MN - 8NK - 8PC - 8PL - 8PS - 8RIC - 8RF - 8RGT - 8RLH - 8SR - 8SSB - 8SSu - 8TK - 8TM - 8UT - 8VTI - 8WAL - 8XAX - 8XP - 8XR - 8YH - 8YX - 8ZC.

8YH — 8WAL — 6AAA — 6AI — 6AIC 8YH — 8YX — 8ZC. Anglais. — 2EX — 2IN — 2FN — 2LZ — 2SZ — 2NC — 5IG — 5LF — 50K — 5WS — 5YI — 6NF — 6RTT — 6TD — 6VP. Hollandais. — PCTT — 0BA — 0LQ —

Belges, -1RB - K2 - 4AA - 4AX. Italiens, -1AM - 1AF - 1CO - iDO. Finlandais, -FN2NM - FN5NQ. U.S.A. — 1BAM — 3ROB. Suisse. — 9BR.

Divers. - 7XV - OCDJ - LY - 7XX. A. PLANES-PY, 1, rue Cheval-Vent, Montpellier.

Compte rendu d'écoute de M. Larcher, R010, 17, rue Fessart, Boulogne-sur-Seine. Reinartz + 1 BF. Antenne intérieure m. 50, 4 brins en nappe.

Mois de février 1925 212 Américains, 1 Mexicain, 1 Australien

(5 heures d'écoute).

France. — 8: CPP — EE— AOA — RF
— WNM — RGT — GO — KX — GO — TH
— RLH — HGV — BA — NK — MOO —
GG — BF — HSD — UBR — PC — OK —
GVR — TM — PL — TK — RIC — PO —
WAL — SST — JBL — SSR — MJM —
VTI — BAL — SSU — JVX — DY — SR
— JA — MIM — DE — YX — ML — UT —
FQQ — QP — EO — JAF — GP — IMI —
QG — AG — YR — UU — XP JHL — CT
— CK — GH — DX — CQ — SO — RV —
YW — LLL — HSG — RS — ZO — CF —
SD — NS — PP — GM — VD — FE — CS
— HRA — RBR — MNM — LPR — RCN
— SG. heures d'écoute

Algérie. - 8ALG - AY - EV. Maroc. - AIN Phonic de 80K - 8DX, Ecole Centrale

RADIO POSTEA POSTE A LAMPE Nids d'abeilles GALENE Nids d'abeilles réception très fortes ONDES COURTES ONDES COURTES ET LONGUES avec condensateur variable et avec condensateur variable 5 nids d'abeilles 119' et 5 nids d'abeilles à Commande accompagnée 1 lampe 169f du montant en mandat- 2 — poste plus 4,95 p embal- 3 — lage et port p la France. 4 — 3691 Ruhn et Potel, 115, Av. de Bry, Le Perreux (Seine) Tél. 3-41 Nogen

Indicatifs entendus en février sur 3 lam-

Résistances fixes étalonnées « OMEGA »

Pes:
France. — \$RDR — \$GI — \$GO — \$RLH
— \$FM — \$BF — \$AB — \$MN — \$66 —

\$ALG — \$YH — \$FV — \$ FKX — \$MJM
— \$ZC — \$RF — \$WO — \$WNM — \$PL —

\$DP — \$NK — \$RGT — \$RG — \$JBL —

\$PC — \$H\$D — \$HGV — \$WAL — \$DE

\$ MIM — \$CPP — \$DY — \$CQ — \$AG —

\$TK — \$JC — \$HRA — \$XX — \$ST — \$FZ.

Angleis — \$XL — 5SZ — \$US — 5IG —

8 MIM — 8CPP — 8DY — 8CQ — 8AG — 8TK — 8JC — 8HRA — SXX — 8ST — 8FZ. Anglais. — 6XJ — 5SZ — 6US — 5IG — 5HA — 6NF — 2OD — 5NN — 6TD — 5IO. Hollande. — OLL — OGC — ORW — OZA — PCRR — OPV — OMS — OXF — OBA. Italie. — 1CR — 3AF — 3AM — 1KX — 1MT — 3MB — 1CO. Danemark. — 7EC. Finlande. — 5NQ — 2NN. Belge. — 4AS — 1RB — 1CF — 4SR — 4ALS.

Suède. — SMZZ. Suisse. — 9BR.

8SSU.

Indicatifs entendus sur 100 m. environ. Montagne Bourne 1 BF. Antenne 3 brins de 25 mètres.

de 25 metres.

Heure GMT.

12-2-25. — Américains: 3 h. 40, U3BG —
4 h., U3CHG — 4 h. 04, U2BRB — 5 h. 34,
U1CAB — 5 h. 35, U1AZY — 5 h. 45, U2AGB
— 5 h. 50, U2BGB.

13-2-25. — Divers: 12 h. 50, 1Z — 15 h. 30,
8FK — 15 h. 35, 8SSV — 17 h. 10, 1RB —
18 h., 8BO — 18 h. 10, 0CDV — 18 h. 20,
G6NF — 18 h. 25, G2NM — 19 h., ZUA2 —
19 h. 30, 8EGQL — 19 h. 40, 8GP — 20 h. 28,
G2XV — 22 h. 22, 8HSG — 22 h. 25, 1RB —
22 h. 44, G2IN — 22 h. 25, FN2NM (Finlande) — 22 h. 46, SHER — 22 h. 55, 8WZ

22 h. 44, G21N — 22 h. 25, FN2NM (Finlande) — 22 h. 46, SHER — 22 h. 55, 8WZ — 22 h. 58, 4AU — 22 h. 59, 1PL.


14-2-25. — Américains: 5 h. 02, U1CAB — 5 h. 05, U8XE — 5 h. 12, U3ID — 5 h. 14, U1DA — 5 h. 10, U1BVB — 5 h. 16, U2AZY — 5 h. 26, U8CK — 5 h. 30, U1 — 5 h. 36, U2CNK.

U2CNK.

Divers: 18 h. 55, 8EO — 20 h. 05, 8IM — 20 h. 29, GHB — 20 h. 30, HQAD (Suisse) — 23 h., 8GP — 23 h. 10, WGH — 23 h. 12, 2CNB — 23 h. 13, 8AOA — 23 h. 17, N2LL — 23 h. 20, 8IBL — 23 h. 22, FI3AM — 23 h. 32, G2NB — 23 h. 42, 8JAL — 23 h. 43, 8WAL — 23 h. 43, 8SSU — 23 h. 45, 8RIC — 23 h. 53, U1VE (U.S.A.) — 24 h., G2OD — 24 h. 01, 8FQG — 24 h. 03, B440.

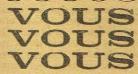A. LEVASSOR, 8, rue Rouvet, Paris (XIXe).





qui désirez des postes de première qualité qui hésitez

qui avez déjà tâtonné Avez-vous comparé les prix et surtout essayé les 119 - C. 119 bis, REINARTZ, 2 lampes, etc., de

Ateliers: COURBEVOIE (Seine) Vente et administration : 38, RUE DU MONT-THABOR, PARIS ESSAIS LE SOIR SUR DEMANDE

************************* MONTAGES SUR TABLES

00 Venez voir nos pièces détachées T.A. (brevétées) construites avec supports spéciaux et vous serez convaincus que très facilement et à peu de frais vous pourrez réa-liser tous les montages actuels par leur interchangeabilité.

Notice photo C-119 bis contre 0 fr. 50 timbres Agence générale: CHAVRIER-PRADOT

244, rue de la Croix-Nivert

N.-S.: Pte Versailles (p. Parc d. Expositions) (Ouvert samedis et dimanches)

Ne négligez pas les petits détails. Un bon montage ne donnera rien s'il n'est pas réalisé avec du matériel de premier choix.





RHEOSTAT VERNIER

30 ohms, pour lampes
RADIO MICRO
ou une lampe
ordinaire PRIX 11.50

pour longueur d'ondes de 150 à 500 mètres, conception mécanique parfaite, sans of fr. disque support disque 75 m/m support disque fir.

Notre CATALOGUE est envoyé à toute demande accompagnée de 0 fr. 75, adressée à

BONNEFONT

PARIS - 9, Rue Gassendi - PARIS

En écrivant aux annonciers, rérérez-vous de l'Antenne et du Q. S. T. Français.





366666K

54, Rue St-Maur - PARIS Rogu. 18-20 W Xeccerbeececececeece

Pour facilités de palements adressez-vous à XSSSSK X L'INTERMÉDIAIRE, 17, r. Monsigny, Paris 🕻



La Semaine musicale

MAREMOTO

Je n'avais pu me rendre à l'invitation de la Compagnie Française de Radiophonie, qui convia en octobre dernier les représentants de la Presse à l'audition par fil du premier radio-drame français « Maremoto », de Pierre Cusy et Gabriel Germinet.

Mme Stella Croissant vous raconta joli-ment, et dans le menu, son impression sym-pathique, dont les auteurs — ils me l'ont

dit - furent confus.

Avec sa permission, je vais vous entretenir de « Maremoto », mais cette fois du « Maremoto » traduit en anglais par M. C. . Lewis, organisateur des programmes de la British Broadcasting Company, et qui fut transmis radiophoniquement, le 25 février dernier, par toutes les stations anglaises y compris Chelmsford.

Nul n'est prophète en son pays!

On se souvient, en effet, qu'en raison de l'émoi provoqué par les répétitions du scénario la présentation radiophonique en fut interdite; en sorte que la Compagnie Française de Radiophonie, qui avait voulu elle aussi apporter son tribut bienveilant à une tentation de la contrata tentative pleine de promesses, dut se conten-ter de convoquer les représentants de la Presse pour leur faire entendre par fil ce qu'ils n'avaient pu écouter chez eux au casque ou en haut-parleur. La radiophonie, en Augleterre, jouit de

libertés insoupçonnées de ce côté de la Man-

Aussi, lorsque les dirigeants de la British Broadcasting Company, de Londres, connurent les incidents dont fut l'objet l'œuvre de Cusy et Germinet, ils demandèrent le manuscrit, qui retint leur attention. M. C. A. Lewis se chargea de la traduc-

tion et on décida même à Londres de présenter le scénario au concours de théâtre radiophonique organisé par la London Play Company ,en collaboration avec la B.B.C., ce que ne purent d'ailleurs accepter les auteurs, « Maremeto » ayant déjà été primé (au concours de littérature radiophonique de l' « Impartial Français »).

La British Broadcasting Company inscrivit donc la pièce au répertoire et la porta au programme de ses émissions.

Conformément à ce qui a été prévu par les auteurs, elle ne fut toutefois pas annoncée au programme pour laisser aux audi-

Pièces Détachées en Gros Exclusivement CONDENSATEUR à double effet Etablissements **TAVERNIER Frères**

Constructeurs brevetés 71 ter, rue Fr.-Arago, MONTREUIL (Seine) Téléph. ; Diderot 22-92

teurs toute la surprise de la présentation.

Je suis donc allée voir, pour les lecteurs de l' « Antenne », les auteurs qui m'avaient conviés à la réception radiophonique

Ce fut chez Gabriel Germinet, qui habite sur la rive gauche, que l'on se réunit. Je rencontrai, chez cet aimable confrère, des amies et amis communs qui avaient accepté d'assister, près de Saint-Germain des Prés, à la première d'une pièce donnée à Londres

L'un d'entre nous, jeune auteur dramati-que de talent qui débuta à l'Œuvre, s'étonna que l'on ne pût, de cette même manière, entendre les premières des théâtres de

Notre homme n'est pas sans-filiste et il ignore les délices de l'administration des P.T.T., qui entend conserver pour elle un monopole qu'elle n'a d'ailleurs pas le droit

de s'arroger, comme chacun le sait.
...Il est 9 heures et demic lorsqu'on m'introduit dans l'auditorium de réception où un haut-parleur, perdu au milieu de statuettes de tous les âges, fait entendre le concert de Radio-Paris, qui nous révèle quel-ques œuvres de Jean Cras.

A 10 heures : fin du concert, puis le maître de céans, après une manipulation rapide de son appareil, nous fait entendre l'émis-sion de Chelmsford. Nous captons la voix d'une chanteuse qui n'en finit pas, puis nous entendons la marche de la « Reine de Saba », de Gounod ; il est 10 heures et demie passé.

Le speaker prononce quelques mots d'introduction à « Maremoto », puis la Tour commence sa chanson; à partir de ce moment, c'est un véritable supplice, car nous ne percevons le scénario qu'au travers des barreaux sonores que sont les points et les traits lancés par le poste militaire.

Ayant lu la pièce, et malgré mon ignorance de la langue anglaise, j'ai pu suivre parfaitement et constater que tout était magnifiquement rendu.

La présentation à Radio-Paris avait demandé 8 minutes. Londres prolongea, si l'on peut dire, les décors de bruits, et ce n'est qu'à 1 heures moins 5 environ que se termina la transmission, qui dura donc près

de 20 minutes. L'émotion était grande parmi les assis-tants, et moi-même je dois avouer que je vécus quelques instants d'émotion en songeant aux centaines de milliers d'auditeurs qui, eux aussi, suivaient les phases du dra-me joué remarquablement par MM. George Skillan et Colin Gorman.

Leur diction était si pure, les sentiments qu'ils exprimaient se dégageaient avec une telle puissance de vérité, en raison du jeu pondéré des interprètes, que le râle final laissa l'assistance comme abasourdie, au point que nous n'échangeames nos impressions que longtemps après, un silence pro-longé ayant suivi la fin du scénario.

Nous avons été revoir Gabriel Germinet et l'avons trouvé plongé dans des milliers de lettres qui lui sont parvenues d'Angle-

Il résulte d'un premier examen que, malgré l'absence d'annonce du scénario, la grande majorité des auditeurs anglais a compris qu'il s'agissait bien de la transmission d'une œuvre dramatique.

Nous avons relevé, au hasard, quelques impressions dont nous reproduisons succinctement ci-après la traduction.

- L'effet dramatique fut excellent. En-

De quel point de la côte cela a-t-il été

transmis?

-Le vent était si réel que je sui obligé de croire que vous nous avez transportés à Bournemouth, ou dans toute autre ville du bord de la mer. Est-ce cela?

Le vent pourrait rarement être aussi « orageux »; plus d'accent serait néces-saire et moins de « sifflements ». Toutefois, l'effet fut extraordinairement bon.

Tous les bateaux font usage de la même longueur d'onde - 600 mètres - et envoient le signal en Morse.

— Mon impression sur votre performance du mystère de la nuit dernière fut que la mer et le vent furent réellement bien transmis... L'imitation est tout à fait surprenante.

 Vos expériences de la nuit du 25 courant semblent avoir été suggérées par le « Capitaine Eckersley » et Mr. Dodgson tombés dans un bain!

 Après nous avoir fait dresser les che-veux sur la tête et claquer nos fausses dents, vous nous avez tranquillement demandé de découvrir quelques erreurs.

- Il nous semble que l'ordre du Capitaine de ceindre les ceintures de sauvetage est venu un peu tard dans cet accident. Ne croyez-vous pas?

- Je vous écris pour vous faire savoir combien mes amis et moi avons apprécié votre dramatique naufrage, la nuit dernière. -- J'étais vraiment mal la nuit dernière ; l'orage fut si terrible et c'était si réel que

j'ai eu le mal de mer. J'espère bien qu'on nous le radiopho-

nera encore. Qui sait ? le scénario sera peut-être rejoué à Londres avant de l'avoir été une première fois en France.

La Radiophonie a permis de faire connaître aux sans-filistes le son d'une grande quantité d'instruments que beaucoup d'amateurs ne connaissaient pas : la vielle, la cithare, la cornemuse, le xylophone, que joua Charles de Rochefort, lors du Trentenaire du Cinéma. Tout récemment, la guimbarde, la balalaïka, l'orgue de Barbarie, au cours de la « Nuit Radiophonée » du 14 juillet 1924, ont reçu le baptême du Microphone de Radio-Paris.

D'autres instruments, non moins intéressants, attendent encore : ce sont le basson, la musette pastorale et de nombreux instruments anciens et antiques.

Il serait aussi intéressant d'entendre quelques œuvres exécutées avec des instruments antérieurs à l'époque de Lulli et de faire comprendre combien furent grands les perfectionnements apportés par le Maître aux instruments à vent.

Exception faite du cor de chasse, de la trompette et du piston les instruments de cuivre boudent au microphone, ce qui est regrettable, car de nombreuses œuvres ne peuvent être présentées radiophoniquement faute de cuivres.

Si une exploitation normale était possible à la Radiophonie française, Radio-Paris pourrait agencer un auditorium suffisam-ment spacieux qui puisse accueillir un grand orchestre.

Il est vrai que des câbles spéciaux avaient été installé qui relient la Salle Gaveau et d'autres à l'auditorium de la Compagnie Française de Radiophonie et qu'il fût un temps où l'on pouvait grâce à eux, entendre de magnifiques ensembles symphoniques et choraux.

· Mais la convulsion dévastatrice ayant pour centre de rayonnement la rue de Gre-nelle a été ressentie avec acuité jusqu'aux postes les plus lointains de la province française puisque les amateurs sont désormais condamnés à recevoir les postes étrangers lorsqu'ils veulent entendre de la radio-musique d'ensemble!

La causerie que Fernand Divoire fit mardi dernier sur « La Stratégie Littéraire » nous a beaucoup plu et nous n'avons pu nous empêcher de souhaiter en écoutant le sympathique conférencier, qu'il eut un disciple dans le domaine de la musique.

« Une stratégie musicale » de tous les temps et de notre époque serait un apport sérieux à la psychologie des artistes, étude peu poussée, sinon par certains artistes italiens eux-mêmes sous une forme humoristique et péjorative, d'ailleurs fort divertis-

« Giggione » est une figure qui, de par son origine n'est pas aussi populaire qu'Ar-lequin, mais qui n'en constitue pas moins un personnage universel de tous les temps.

Pourquoi ne pas initier le monde musical aux secrets des coulisses ? On comprendrait mieux certaines attitudes et l'on serait mieux préparé à les excuser.

Combien de poètes, de musiciens de cours, n'ont vécu que par leurs intrigues, leurs pirouettes, leurs amitiés complaisantes ou une réputation acquise sous les auspices du hasard, ne laissant derrière eux aucune œuvre durable!

En radiophonie, les beaux sourires, les tics ou silhouettes à tendance publicitaire, les belles toilettes, les yeux qui plafonnent et tant d'autres artifices n'ont plus cours.

Ce qui compte, en sans-fil, c'est la valeur intrinsèque de l'artiste, et rien de plus : il faut nous en réjouir, car c'est une sérieuse

Lorsqu'un artiste conquiert la faveur du public sans-filiste, c'est un grand artiste parce qu'il n'a eu à aucun moment à faire appel au geste et à la mimique, modes d'expression auxiliaires auxquels certains artistes du théâtre traditionnel font un appel exagéré pour masquer souvent une insuffi-

sance de valeur propre, ou de préparation. Ce soir, festival de musique anglaise, avec le concours de Miss Gretta Don, dont nous vous reparlerons la semaine prochaine. Mercredi, fragments de Lohengrin. Soirée

très chargée pour les musiciens de Radio-Paris.

Jeudi, troisième audition de musique russe et de danses par l'orchestre Neago-Lazarovsky, décidément de tout premier ordre. Puis, vendredi, quelques extraits du Chalet. d'Adam.

Les programmes prévus pour les concerts de midi sont pleins de promesses, encore que nous les souhaiterions plus gais. Pour les raisons que nous exposons dans notre dernière chronique, le mode mineur devrait être absolument proscrit dans ces concerts

MARY-JANE

POUR RECHARGER VOS ACCUS UN NOUVEAU REDRESSEUR d'un prix modique, il est d'un rendement certain — une re-charge d'accumulateurs vous coûtera ainsi 16 FOIS MOINS Demandez notice et renseignements aux **Etablissements LIENARD** 16, rue de l'Argonne, 16, PARIS (19°)

Les indicatifs en «R»

Voici la suite de la liste des amateurs qui se sont fait inscrire parmi les indicatifs en « R ». Les deux premières parties de cette liste ont été données dans les nºº 91 et 100 de « l'Antenne ».

R115 René Delhaye, 21, avenue Rondu, Choisy-le-Roi (Seine).

R116 Raymond Luce, villa Geniève, 14, avenue de Robinson, Robinson.

R117 R. Detilleux, 42° b. du génie, ST Cie, 61, secteur postal 7.

R118 René Grandvarlet, 17, avenue de la Gare, Houilles (Seine-et-Oise).

R119 Jean d'Aurys, 500 km. n.-e. de Paris. R120 A. G. 18° S. P. 3.

R121 Adrien Sabatier, rue Raspail, Carpentras (Vaucluse).

R122 J. Van Bever, 19, rue des Gildes, Bruxelles.

R123 Henri Gilbert, 41, rue Passe-Demoiselle. Reims

R124 M. Thielemans, 2 rue du Concert, Etterbeck, Bruxelles.

R125 Paul Thoby, 19, rue Desaix, à Nantes (Loire-Inférieure)

R126 Stanislas Kozerauski, 8, rue Bel-Air, Vannes (Morbihan).

Erratum à la liste du numéro 100 :

R112 L. C. Snowden « Hillfield », Weybridge, Surrey (Angleterre).

Nous rappelons que pour avoir un indicatif en « R » il suffit de faire une demande à notre Secrétariat Général.

Rectification

M. Konteschweller Titus cite dans le N° 102 de l' « Antenne », page 145, deux textes tirés, l'un de mon livre sur le Superrhéotérodyne (édité par les Etablissements Radio L.L.), l'autre de l'Onde Electrique, et donne à entendre (sans commentaires!) que ces deux textes ont des sens différents.

Je crois devoir reproduire la partie la plus caractéristique de ceux-ci :
Premier texte (Le Superhétérodyne).
« ...C'est que la Superréaction, d'après

Armstrong lui-même, ne peut amplifier dans des conditions convenables que des récep-tions susceptibles d'être reçues déjà faible-ment avec une simple lampe à réaction. » Deuxième texte (Onde Electrique, N° 11,

page 634) « Supposons, par exemple, que l'on reçoive les mêmes signaux téléphoniques d'une part avec un tube à réaction suivi d'un tube amplificateur BF, d'autre part avec le mon-

tage de la figure 12.

» S'ils sont tout juste perceptibles avec le premier système réglé en autodyne sur une fréquence nulle de battement (c'est-àdire à l'amplification maximum et dans un état très instable), ils seront très claire-ment entendus avec le second; s'ils sont compréhensibles avec le premier, ils seront



fourni complet, prêt à fonctionner avec des éléments de tout premier choix : lampe micro, batterie plaque, batterie fila-ment, écouteurs 2.000 ohms, installations

PRIX: 296 FR.

France port et emballage
France et Colonies, contre mandat de 300 fr.

Succès garanti -- Facilités de paiement
(Extrait de notre grand catalogue 1925, lequel
est envoyé france contre 1 fr. remboursé à
la première commande.)

RADIO - HALL, 23, rue du Rocher
-- PARIS -A côté de la Gare Saint-Lazare

RADIOLYS 80, boul. Haussmann

Concessionnaire des principales marques françaises et étrangères GRANDE BAISSE DE PRIX

Lampes faible consomm neuves. 27 > Condensateurs variables 25
Lampes ordinaires neuves. ... 15 > Casques (hautes marques) 33
Transf. B.F. Radiolys 1/1 1/3 1/5 18 > Fil d'antenne tressé, le mètre... 0 Et toutes pièces détachées en stock à des prix défiant toute concurrence.

AMATEURS !!

La meilleure lampe régénérée est

"LA RÉNOVÉE P.P."

en lampe ordinaire, micro ou émission

Aux Etablissements G. CARLIER

114, rue de la Foll: Méricourt :: :: PARIS (11°) :: :: Métro République Téléph.: Roquette 42-06 :: R. C. Seine 140,177

POSTES COMPLETS ET PIECES DETACHEES DE T. S. F.

Rebobinage de transformateurs et d'écouteurs En occasion, postes et accessoires de marque

assez forts avec le second pour être enten-

dus dans une grande salle.

> La portée d'un émetteur pourra donc être très notablement augmentée; mais il ne faudrait pas compter percevoir avec la superréaction des signaux qu'aucun système - celui de la superhétérodyne par exeme — ne permettrait pas de recevoir. » Nous en avons déduit : que si les signaux

ne sont pas perceptibles avec le premier système, ils ne sont pas entendus claire-ment avec le second, ce que nous avons énoncé en disant : « La Superréaction ne peut amplifier dans des conditions convena-

Si vraiment la phrase d'Armstrong n'est pas traduite exactement...

En ce qui concerne la question de l'anté-riorité de M. Lévy sur Armstrong dans l'invention de la superréaction, nous comprénons parfaitement que M. Titus, très occupé par la réalisation de ses appareils, n'ait pas le temps de s'occuper des questions de propriété concernant les inventions qu'il utilise, mais pourquoi discute-t-il ces questions?

La question n'est pas de savoir si le superhétérodyne et la superréaction sont des procédés identiques (ce à quoi tout le monde

UN HAUT PARLEUR DE GRANDE MARQUE

Gros: FORDSON 38, avenue Jean-Jaurès GENTILLY (Seine)

pourrait répondre), mais bien de se rendre compte s'ils ne dérivent pas d'une idée in-ventive plus générale dont ils sont deux modes de réalisation.

Cette idée inventive est : la production

dans les circuits récepteurs le T.S.F. de courants de haute fréquence modulés à fré-quence ultra-accoustique (c'est l'invention

protégée par le brevet 493.660). Et la preuve

que le superhétérodyne et la superréaction sont bien deux modes de réalisation de la même idée, c'est que le brevet 493,660 qui décrit le principe de base du superhétérodyne décrit également un détecteur dont le

circuit plaque est alimenté par du courant à fréquence ultra-acoustique, détecteur qui

dans une des figures est monté en ultra-audion (ce qui est bien, croyons, nous, le prin-

En d'autres termes, dans ce brevet, on écrit un superhétérodyne dont la deuxième

Voilà pour la superréaction par modula-

détectrice est montée en superréaction (en

tion plaque, mais au sujet de la superréaction par modulation grille, il suffit de se reporter à l'addition 22.589 du 25 août 1919 au brevet Lévy 506.297 du 1° octobre 1918, laquelle indique la possibilité dans un réceptant de la conjugar sur la conjugar

teur superhétérodyne de renvoyer sur la grille de la première lampe du courant ren-

du ultra-accoustique, la résistance du cir-cuit d'entrée pouvant à volonté être rendue

négative, puisque l'amplificateur comporte

une self à fer. Celà encore c'est de la super-

1' Qu'Armstrong a fait un joli travail d'ingénieur sur une invention réalisée par lui; 2º Qu'il n'y avait dans notre idée aucune

réaction.

Tout cel prouve:

cipe de base de la superréaction!)

LE

NET - PUR

PUISSANT RESULTAT DE DEUX ANS D'EXPERIENCE

Il est au point

RADIO 14, av. du Père-Lachaise, PARIS 20

PRIX : 200 (r. d'expédition Demi-gros et détail : Etablissement Radio L.L. considèrent comme un de leurs enfants.

La superréaction est en efft le montage présentant la plus grande sensibilité par lampe, mais le superhétérodyne permet de réaliser les appareils les plus sensibles en utilisant, il est vrai, un nombre de lampes supérieur (ce qui n'est pas un inconvénient bien sérieux lorsque l'on emploie des lampes à faible consommation).

Ecrivant un livre sur le superhétéodyne, nous avons en toute bonne foi donné quelques-unes des raisons qui nous ont fait pré-férer entre les deux méthodes le superhétérodyne, à cause :

De sa facilité de réglage;

De sa sélectivité;

Du fait que, contrairement à la superréaction, on peut réaliser des modèles peu

M. DUPONT.

Dans les Radio-Clubs

Radio-Club de Neuilly 12, bis, rue Soyer, Neuilly

Séance du 12 Mars 1925

Comme chaque mercredi, la séance est ou-verte à 21 heures. Beux appareils ont été pré-

M. Coast a apporté un C-119 bis à une seule BF qui s'est fait remarquer par sa puissance : plusieurs stations anglaises ont été reçues casque sur table

casque sur table

Un récepteur appartenant à M. Vauger a'
permis de recevoir plusieurs amateurs.

Le gros intérêt de cette séance consitait en
une conférence faite par M. Lacarine ex-opérateur des postes de Radio-Paris au sujet de
cette station, non seujement de l'émetteur proprement dit mais dès systèmes de redressement et de modulation.

Ensuite des mesures à l'ondemètre ont permis d'identifier les postes recus à l'aide des
appareils précédemment mentionnés.

Ala prochaine réunion fixée au mercredi
18 mars, 21 heures : conférence du commandant Hourst sur le fonctionnement de la lampe Audion avec expérienres

Tous les amateurs de Neuilly et des environs sont invités à cette réunion.

Permanence : 39, rue de Sablonville (Tél.:
Neuilly 19-87).

Permanence : Neuilly 19-87).

Le secrétaire adjoint :

VIART.

-x-Radio-Club de Saint-Ouen

Nous informons les amateurs de T.S.F. Nois informois les amaieurs de T.S.F. de Saint-Ouen que la première réunion du R.C. S.O aura lieu ce soir à 20 h. 30 au siège de la société : Salle Darracq, 27, avenue de la Garc, à Saint-Ouen (Seine).
Ordre du jour formation du bureau, Pour tous renseignements, s'adresser à M. Louis Maigrot, au siège de la société.

-x-Radio-Club de la Côte d'Argent

Dax, 10 Mars 1925.

Au verso, veuillez trouver la constitution définitive du bureau :

Président : Docteur Cayla, rue d'Aulan, Dax ; vice-présidents : M. Puyau, avocat, Dax, M. Barberey, ingénieur électricien, Charbonnel , maire de Garrey (Landes) : trésorier: Docteur Beurois, Dax ; secrétaire R de Gardilanne, à Hinx (Landes) : trésorier adjoint : J. Moras, Dax ; secrétaire adjoint A. Latappy, Dax ; service technique et bibliothèque : H. Persillon, Dax, rue Saint-Vincent, PERSILLON.

Radio-Association Compiégnoise

Proces-verbal de la réunion du 5 février 1925

Proces-verbal de la réunion du 5 février 1925
La séance est ouverte à 21 heures, sous la présidence de M. Druelle.
Trois nouveaux membres sont admis : MM. l'abbé Delbarre, à Longueil-Sainte-Marie; Daniel ,négociant à Compiègne: Gaod Cyrille, rue le Féron, Compiègne.
L'Association déclare, après examen de faits relevés par plusieurs membres, que, par principe, elle tient à s'abonner à la généralité des journaux et revues de T.S.F.: elle reconnait que toutes les opinions sensées ou justifiées doivent être soumises aux lecteurs, et que la discussion est indispensable pour l'évolution du progrès; mais elle demande instamment que celle-ci garde toujours une forme courtoise et impersonnelle, et perde complètement le caractère d'attaques systèmatiques et continues, souvent démesurées parfois injurieuses et généralement d'allures grotesques, employées par certains journaux de T.S.F. contre les personnes, les soures grotesques, employées par certains jour-naux de T.S.F. contre les personnes, les so-létés et même les sans-filistes et leurs asso-

Notre Association tiendra compte de ces considérations à l'expiration des abonnements pour le renouvellement de ceux-ci.

M. Druelle fait connaître que son poste (8 B.C.) a eté entendu en télégraphie sur ondes courtes (130 mètres) par l'amateur néozélandais D. Cuthbert, à Onchunga, soit à peu de chose près aux Antinedes environ 19000. de chose près aux Antipodes ,environ 19.000 kilomètres.

Hallam présente un poste à trois lam-

pes de sa construction, recevant à partir de 28 mètres de longueur d'onde, quelque soit l'antenne employée. Ce poste est à montage haute fréquence, a résonance détectrice, et basse fréquence et permet la réception sur une, deux ou trois lampes à volonté, avec antenne accordée ou non

L'accrochage sur toutes les longueurs d'onde est rendu possible au moyen de selfs interchangeables et d'un dispositif spécial permettant l'accord de la réaction.

M. Hallam nous communique le schèma de ce poste qui pourra être consulté à la bibliothèque par les amateurs desireux d'en établir un semblable.

Ajoutons que ce poste permet la réception

un semblable.

Ajoutons que ce poste permet la réception de Bruxelles et des postes anglais en hautparleur sur 2 lampes , avec antenne intérieure et prise de terre reliée sur toutes les canadisations électriques possibles, au moyen d'un condensateur intercalé en série

De vives félicitations sont votées au constructeur, et la séance est levée à 22 h. 30.

Compte rendu de la réunion du 22 février 1925

Compte rendu de la réunion du 22 février 1925

La réunion trimestrielle du dimanche a cu lieu le 22 février, à 14 h. 30, avant le concert artistique donné à Compierne par des artistes des concerts Radio-Paris.

La séance était présidée par M. Druelle, De nombreux membres assistaient, ainsi que M. Marcel Laporte, speaker de Radio-Paris.

Divers questions sont discutées.

M Druelle lit une communication du Radio-Club d'Avignon, concernant l'organisation des Amateurs Français en Radio-Clubs et Fédérations, dont l'idée avait déjà été émise à notre séance du 8 janvier Ce projet rencontre donc un accueil favorable parmi les membres présents, et l'on décide d'entrer en relations avec le Radio-Club d'Avignon, qui vient de jeter les premières bases de cette organisation qui doit être étudiée minutiensement.

M. Derville présente Mme Lucy Dragon et Mile Jeanne Tronche, des Concerts Radio-Paris, puis le président lève la séance pour permettre d'assister an concert qui obtint un véritable succès, et où nous nûmes applaudir les excellents artistes, qui collaborent aux émissions Radio-Paris

sions Radio-Paris

Radio-Club de Lille

38, Grand-Place

Le Radio-Club de Lille informe les amateurs de la région lilloise que par suite de son extension, la salle de son siège social étant trop exigue les cours, causeries et démonstrations du vendredi seront faits à partir du 13 mars dans la salle du premier étage du Café de l'Echo. 10, Grand-Place.

Radio-Club de Toulouse

14, Place Saint-Sernin

L'assemblée générale constitutive du Radio-Club de Toulouse, société nauvelle entière-ment indépendante, aura lieu le jeudi 19 mars, à 30 h. 30, dans la petite salle de l'ancienne Faculté des Lettres, 17, rue de Rémusat, Tou-

louse
Ordre du jour : Lecture et approbation des statuts : Election du bureau ; Présentation d'un poste à galène simple ; Causerie et démonstrations par un ingénieur spécialiste.
Tous les amateurs sont instamment invités à cette réunion.

Pour tous renseignements, s'adresser au siè-

Pour tous renseignements, s'adresser au siè-ge provisoire 14, place Saint-Sernin ou à M. Babonneau, secrétaire, 10, rue de la Trinité, Le secrétaire du comité d'organisation ;

Lucien BABONNEAU.

Radio-Club de Courbevoie

69, Quai de Courbevoie, Courbevoie (Seine) Séance du 11 Mars

Cette séance a été consacrée uniquement à la prise de possession et à l'aménagement de notre nouvelle salle de réunion, salle Lambrechts, rue Lambrechts, à Courbevoie.

La prochaine réunion aura lieu mercredi 18 mars, à 21 renres. Installation d'une antenne intérieure et d'une prise de terre.

J. VASSOR.

Radio-Club du VI°

En vue de la formation d'un Radio-Club dans le 6º arrondissement, les sans-filistes in-téressés sont priés d'écrire à M. Henri Riche, délégué de l'Union Française de T.S.F., 6, rue

Henri RICHE.

Radio-Grenoble

Radio-Grenoble

La dernière réunion de Radio-Grenoble a eu lieu le 4 mars 1925, au siège, avenue Félix-Viallet. Une causerie sur les premières notions d'électricité à été faite par un amateur, puis l'appareil d'un sociétaire nous a permis d'entendre différents concerts. M. Renard nous a présenté ensuite, dans une causerie très intéressante, un mécanisme de haut-parleur d'amateur, tout à fait simple et rustique. Cet appareil, étudié et mis au point par l'amateur ful-même, nous a été présenté en pièces détachées, puis au fur et à mesure du montage de chacune une explication nous en faisait connaître le rôle et le fonctionnement. Le bloc du haut-parleur est ainsi rapidement monlé, il est excessivement simple et robuste. Il n'y a plus qu' àlui adjoindre une membrane vibrante ou un diffuseur pour obtenir le haut-parleur complet. parleur complet.

Après cet exposé fort intéressant, nous écou-

qu'il faut s'adresser

tons les concerts de la dernière heure, et pour tons les concerts de la dernière heure, et pour-cela nous utilisons deux hauts parleurs de marque française prétés par des amateurs; L'un et l'autre sont essayé; ils rendent tous deux de façon parfaite et il est fort difficile à l'auditoire nembreux qui juge, de départager les deux marques au point de vue rendement. Il serait peu-être plus aise de prenoncer une sentence en disposant plus souvent d'ap-pareils de ce genre.

une sentence en disposant plus constructeurs français ne pareils de ce genre.

Messieurs les constructeurs français ne pourraient-ils nous taciliter l'essai de leurs appareils en nous adressant des échantillons de leur production ? Le commerce et l'industrie française ne pourraient qu'y gagner.

Le secrétaire général, CAPICHAUD.

Radio-Club de l'Ain

11, rue d'Espagne, BOURG L'assemblée générale mensuelle du Radio-Club de l'Ain aura lieu le dimanche 22 mars courant, à 9 h. 30 du matin, à la mairie de Rourge

Bourg.

Tous les membres du groupement sont invités à y assister, ainsi que toutes les personnes s'intéressant à la radiophonie.

A cette occasion aura lieu la présentation de différents appareils construits par des partieurs.

A l'ordre du jour : Résultats acquis depuis la crétation du

Discussion du programme à poursuivre ; Les sections radio dans les écoles, leur création, leur fonctionnement et leur avenir ; Appel à la bonne volonté de tous pour pro-pager et diffuser la T.S.F.

Radio-Club du Xº

La réunion bi-mensuelle du R.C. du Xe a eu lieu le 13 mars, au siège, 176, faubourg, Saint-Martin. Après que M. Veber eut décrit semmairement les signes symboliques uillisée en T.S.F., de nombreux amateurs ont été vivement intéressés par la causerie-conférence de M. Verdean sur les différents montages des postes à galène.

Le cours de lecture au son est également suivi régulièrement.

Vendredi 20 courant, suite du cours par M. David.

M. David.

Radio-Club de Montmartre

110 bis, rue Marcadet.

Un nouveau Radio-Club vient de se former

Amateurs sans-filistes, futurs adhérents, adresez-vous pour teus renseignements à M. Gerardot, 110 bis, rue Marcadet.

Le président : GERARDOT.

Radio-Club de Saint-Maur

Siège sociat, 22, avenue des Aris, Parc-Saint-Maur.

Siège sociat, 22, avenue des Aris,

Pare-Saint-Maur.

Procès-verbal de la séance du 7 mars 1925:

La première réunion du R.C.S.M. a eu lieu dans la salle prètée graciensement par l'institution Luthereau, 22, avenue des Aris.

La séance est ouverte à 21 heures sous la présidence provisoire de M. Liébaut. Lecture est donnée des statuts par le président ; mis aux voix, ces statuts sont adoptés à l'unanimité et seront déposés. Il est procéde à la constitution du bureau provisoire.

Sont élus : président M. Liébaut ; vice-président, M. Luthereau ; secrétaire, M. Roux ; tresorier, M. Becker : archiviste-bibliothécaire, M. Huaut ; membres du Conseil, MM. Bacuet et Rigot (8 HD).

On élabore l'erdre du jour inclus pour la séance du samedi 14 mars.

Au cours de cette séance M. Liébaut a présenté une lampe détectrice à réaction suivie de 2 BF, alimentée entièrement par l'alternatif. (Cet appareil restera momentanément en permanence au siège social).

M. Roux présente un montage C. 119 his réalisé par lul et qui a donné une audition parfaite et puissante des postes parisiens et des postes étrangers. Tous ces résultats ont été obtenus sur une antenne tri-filaire de 50 mètres de long à 8 mètres de hauteur, installée l'après-midi même au siège social par quelques membres du bureau.

Au cours de la séance un grand nombre de périodiques, revues et hivres de T.S.F. étaient à la disposition des amaleurs.

M. Liébaut, au nom de tous les membres du Club, a remercié chalcureusement M. Luthereau, pour la salle mise si gracieusement à la disposition du Radio-Club. Cette salle est parfaite à fous les points de vue et facilitera la marche rapide du Radio-Club. Cette salle est parfaite à fous les points de vue et facilitera la marche rapide du Radio-Club.

Programme du 14 mars :

A 90 h lecture des résideixes mis à la

Programme du 14 mars :

A 20 h. 30 : lecture des périodiques mis à la disposition des membres; pendant cette lecture, audition de radio-concert;
A 21 heures : représentation des organes des schémas par M. Liébaut. Les collecteurs d'onde », par M. Roux.
Cours de lecture au son, première séance par M. Liébaut, manipulant M. Bacquet.
Pour terminer la séance, écoute d'un radio-concert.

Les Sans-Filistes du XII°

concert.

Affiliés à l'Union Française de T.S.F. Siège social : rue Claude-Decaen, 79, Paris (12°).

La dernière réunion a eu lieu le 10 mars, à 21 heures, à la saile des réunions de la société. Une très intéressante causerie a été faite par les soins de M. Girot, officier radiotélégraphiste, sur les « Ondes ». Une seconde causerie fut faite également par M. Rollin, scerétaire du R.C. Nogentais sur les descriptions et propriétés de la lampe spéciale... ou tubes à vide.

Nos deux camarades du R.C. Nogentais ont

BOBINAGE ET REBOBINAGE

G. Crestou, 24, rue de la Glacière, Paris (12°) Fournisseur de l'Institut Pasteur

Exécution de tous boblinages d'après périodiques de T. S. F. Spécialité de reboblinage d'écouteurs et de transformateurs. Travaux à façon. Self apériodique du n° 79 de l' « Aptenne.

MATIÈRE DE RÉPARATIONS DE

C'est à la Société

Parce qu'elle répare toutes les lampes de réception et d'émission. Parce qu'elle possède trois ans d'expérience. Parce que ce sont ses clients qui font eux-mêmes sa publicité.

Au détail, s'adresser de préférence aux radioélectriciens régionaux qui sont nos clients.

A la Source des Inventions 56, boulevard de Strasbourg, PARIS La plus ancienne Maison de T. S. F. Appareils et pièces détachées pour tous mon-tages. — Postes complets de tous modèles et pour toutes distances.

Catalogue franco sur demande

KENOTRONS DE 10 A 300 WATTS

Société L. S. I., 153, rue de Belleville, PARIS

SANS-FILISTES

Faites rénover vos lampes T. S. F.

Elles seront meilleures que neuves

16, rue Vergniaud — PARIS (XIIIº)

00 TREFIL

Le Monolampe LECOO

Montage unique Bté S.G.D.G. France, étrang. Réception des concerts français et étrangers Démonstration sur eau et gaz, secteur, chez

Maurice Lecoq, SEUL Constructeur 23, rue de la Cristallerie — PANTIN

Tramways Nos 21 et 29-A Références incomparables — Rédaille d'or: Paris 1924

obtenu le plus vif succès et nous les prions de vouloir bien agréer tous nos remerciements. Une audition de T.S.F. a eu lieu ensuite par les soins de notre dévoué camarade M. Krumpriégal à qui nous présentons tous nos remerciements. Nous informons les sociétaires que le cours de lecture au son commencera à chacune de nos réunions, à 20 h. 30, pour se terminer à 21 heures 15. Le comité adresse un pressant appel aux amateurs sans-filistes du 12° et de environs pour qu'ils ne restent pas fsolés, ils ont le plus grand intérêt à se grouper, car ils bénéficieront de cette manière à de nombreux et intéressants avantages, qu'ils n'obtiendront jamais individuellement. Nous tes invitons très vivement à assister, ainsi que les dames, en plus grand nombre possible à la prochaine réunion qui aura lieu le mardi 24 mars courant à 21 heures très précises, 8, avenue du Trône, Paris (12°). Métro et tramusqu's : descendre place de la Nation, Paris (12°).

Le président : Louis DRIOT.

Radio-Club du V°

Le Radio-Club du V° a tenu sa réunion heb-domadaire le jeudi 12 mars, au siège.

Après la lecture des lettres et revues de la semaine adopte l'ordre du jour suivant:

1. Ouverture des cours d'électricité par M. Louis Denis; 2. Remercie les constructeurs iqui ont fait parvenir des dons au profit de motre laboratoire; 3. Organisation d'une fê-de de nuit pour le 15 avril; élection de la reine des sans-filistes du V° arrondissement.

La prochaîne réunion aura lieu jeudi 19

La prochaine réunion aura lieu jeudi 19 mars au siège, 184, rue Saint-Jacques, à 20 meures 30. Suite des cours de lecture au son, montage d'une détectrice à réaction ; cours pechnique d'électricité.

Le président, Henri RICHE.

Radio Club de Maisons-Alfortville

Mous rappelons aux amateurs sans-filistes des communes de Maisons-Alfort-Alfortville et alentours que la deuxième séance mensuelle du Radio-Club aura lieu le samedi 21 mars au siège social sis 47, Grande-Rue à Maisons-Alfort, 20 heures 30.

Tous les amateurs s'intéressant à la Radio-phonie sont cordialement invités à y assister. Ordre du jour : Exposé technique et pra-tique des circuits oscillants par le secrétaire

MM les revendeurs et constructeurs sont priés de bien vouloir faire connaître les re-mises qu'ils peuvent consentir : 1. à la socié-té pour son laboratoire : 2. aux membres sur présentation de leur carte.

Adresser fautes correspondance et demande de renseinements au secrétaire général Gi-raud, 54, rue Louis-Blanc, Alfortville.

Le secrétaire :

Radio-Club Centre Parisien

13, rue du Renard

Les amateurs de T.S.F. de Paris sont infor-més qu'un Radio-Club s'est constitué dans le centre de Paris sous la dénomination de Radio-Club Centre Parisien.

7. Tous les amateurs sont cordialement invités 3. assister à la réunion du jeudi 19 mars, à 20 h. 30, 77, rue de la Verrerie. Nous notons au programme, ouverture du cours de lecture au son et ouverture du cours d'électricité.

Comple rendu de la séance du 5 Mars

Sche, vice-président.

Le Radio-Club décide de donner son adhésion de principe à la Fédération Française des Radio-Clubs et donne pleins pouvoirs à son président pour le représenter à la première assemblée générale.

Compte rendu de la séance du 12 Mars Essais de réception du Petit Parisien dans une cave soit à 6 mètres au-dessous du sol. Comme collecteur d'ondes un cadre de 0.40 sur 0.40 avec un poste à 2 lampes, une Dét. plus 1 BF, réception forte au casque : mais réglages très délicats.

Le programme de la réunion du 19 mars a été fixé comme il sult : 30 h. 30 à 21 h. : premier cours de lecture au son par M. Marjou, conseiller technique ; étu-de l'alphabet Morse ;

21 h. à 21 h. 30 : premier cours d'électricité par M. Sébe, vice-président : l'Energie et ses transformations ;

M. Marjou : historique de la T.S.F. par

22 h. à 22 h. 30 : communications de mon-dages ; échanges de tuyaux. Tous les amateurs sont cordialement invi-tés à cette réunion, qui promet d'être très intéressante.

ACHETEZ

les (Radiofor 3 et 4 lampes Postes Ondine à galène et à lampes

AUX MÊMES PRIX QU'AU COMPTANT :: :: GARANTIS UN AN :: :: PAYABLES EN DOUZE MENSUALITÉS

Demander renseignements

VITREBER

31, rue de la Cerisaie, PARIS

Radio-Club Régional Nogentais

Affilié à l'Union Française de T.S.F. Siège social : 12, rue Emile-Zola, Nogent-sur-Marne.

Nogent-sur-Marne.

La réunion du 9 mars 1925 a été très brillante ; les essais de l'antenne extérieure ont été un véritable succès.

M. Bréhier présente ensuite un montage Reinartz, dont la sélectivité est excellente.

Le président remercie au nom du Comité, M. de Muccia, conseiller technique pour son inlassable dévouement au Radio-Club. M. de Muccia a dirigé personnellement la pose de l'antenne dont il a offert tous les accessoires; les deux mâts ont été offerts par M. Guichard également conseiller technique.

M. Louis Jacquot remet au président son adhésion comme membre donateur.

MM. Goussard, Sechard, Garnier et Montu demandent à être inscrits comme membres bienfaiteurs. Trois nouvelles adhésions de membres actifs sont également reçues.

Lundi 16 mars, à 20 heures 30, causerie par M. Béguin sur un poste à 3 lampes qu'il presentera. Auditions, cours de lecture au son ; causeries libres.

Section de Joinville-le-Pont

Section de Joinville-le-Pont

Section de Joinville-le-Pont

Le président informe les amis sans-filistes de Joinville-le-Pont que la première réunion du Radio-Club Régional Nogentais, section de Joinville-le-Pont, aura lieu samedi 21 mars courant à la mairie de Joinville-le-Pont (salle annexe), à 20 heures 30 très précises.

Ordre du jour : formation de la section.

Tous les amateurs de cette localité sont invités à cette réunion de formation. Les personnes désireuses d'adhèrer à cette section sont priées d'écrire à M. Lefaucheur, président du R.C.R.N. 12, rue Emile-Zola, à Nogent-sur-Marne. Une section est également en formation au Perreux et Fontenay-sous-Bois.

J. LEFAUCHEUR. J. LEFAUCHEUR.

Radio-Club du Sud-Est Parisien

Stège social, 171, boulevard de la Gare (13°) Secrétariat technique : M. Jean Davoust, 11,

Secrétariat technique: M. Jean Davoust, 11, rue Martel, Paris (10°).

La prochaine réunion du Radio-Club du Sud-Est Parisien aura lieu ce soir mardi 17 mars 1925, à 20 h. 30, 199, boulevard de la Gare, Paris (13°). Métro: Italie.

Ordre du jour: Construction et démonstration d'un poste à galène; reprise des cours d'électricité et de lecture au son; communications.

A la dernière réunion le 10 mars il a été décidé :

De prendre pour organe officiel le journal Paris-Radio;
De nommer M. PierreWallgren, conseiller en place de M. Payon;
D'adresser des lettres de remerciements aux personnes nous ayant aidés pour notre fête du 7 mars.

7 mars.

Le Secrétaire technique fait savoir que c'est le dimanche matin 29 mars que doit avoir lieu la visite du poste de la Tour Eiffel. Cette visite se fera en deux fois à 9 h. 30 et à 10 heures 30. Ceux de nos membres désirant y participer sont priés de le faire savoir au secrétaire technique 11, rue Martel, Paris (10°).

Le Secrétaire technique, Jean DAVOUST.

Radio-Club

Un radio-club est en formation à Saint-Cloud ; les personnes qui désirent en faire partie sont invitées à s'inscrire chez MM. Bou-lay et Bellec, ingénieurs-géomètres, 17, rue Gounod, à Saint-Cloud (Seine-et-Oise). -X-

Radio-Club de Vincennes Siège social : Ecole de l'Ouest 1, rue de l'Egalité

Ordre du jour de la prochaîne réunion qui aura lieu le 18 mars 1925 :

1. Partie administrative, de 20 h. 30 à 21 h.;
2. Cours d'électricité, par M. Dolé ; 3. Cours de T.S.F., par M. Monin ; 4. Présentation d'apparails

pareils,

Un cours de lecture au son sera en fonctionnement dans le courant d'avril.

Nous rappelons que la visite à la Tour Eiffel se fera très probablement les 3° ou 4° dimanche de mars. Des convocations seront envoyées aux membres à cet effet, c Amateurs de la région vincennoise, adhérez sans retard à notre Club, plus nous serons nombreux mieux nous pourrons faire.

Radio-Club Forézien

Réunion générale

Une réunion générale des membres aura lieu vers la fin du mois, un avis ultérieur in-diquera d'une façon précise la date, l'heure

et le lieu de la réunion. Il sera fait un ex-posé des travaux réalisés pendant la dernière période. Une exposition des divers appareils réalisés y sera également faite. Les adhérents non à jour de leurs cotisations sont instam-ment priés de régulariser leur situation avant cette réunion.

Tous les jeudis de 20 h. 30 à 22 h. réunion au Laboratoire, 22, rue Désiré-Claude, essais de réception, mesures, etc...

-x-

Radio-Club d'Issy-les-Moulineaux

Un Radio-Club est en formation à Issy-les-Moulineaux, les amateurs qui désireraient se grouper sont priés d'écrire à M. Pierre Ma-zoyer, 1, rue Minard, à Issy, qui les convo-quera dans le courant du mois, en vu de fon-

MAZOYER.

1, rue Minard, à Issy-les-Moulineaux (Seine).

Radio-Club de Saint-Maur

Siège social: 22 av. des Arts, Instit. Luterau Réunion tous les samedis, à 9 heures du soir, cours de lecture au son, dépanage de poste, bibliothèque, description des schémas et de postes, réception pendant les séances de tous les radio-concert.

Radio-Club Sud-Parisien

32, Grande-Rue, Montrouge Séance du 5 mars 1925

La séance a été consacrée à un essai du poste d'émission, contrairement au programme du mois, ceci en raison des valves de redressement que nous avons pu réunir pour tenter l'essai du redresseur H.T.

Détails du montage: 1º Antenne mal isolée sera remise en état incessamment. Montage e reverseed fend Back ». Micro Ericson en série dans le circuit de grille.

1 lampe Grammont 45 watts

Courant redressé par 2 kenotrons métal de 60 watts.

60 watts,
Montage en pont.
Les transfos, chauffage, haute-tension et self de choc, construits par le président, aidé de plusieurs collègues, nous donnent satisfac-

Indicatif 8 HE, longueur d'onde environ

Indicatif 8 HE, longueur d'onde environ 185 mètres.

Les sociétaires qui pourront faire l'écoute le jeudi 12 mars, ainsi que les amateurs de la région, sont priés de bien envoyer leur compte rendu au président M. Bourgognat, 10, impasse du Fort, à Malakoff.

Merci d'avance à tous mes amis.

N.B. — La société envoie des vœux de rétablissement à notre collègue de Zitter, retenu à la chambre par une longue maladie.

Le président:

Le président : BOURGOGNAT.

Radio-Club des Pyrénées et des Pays-Bas

et des Pays-Bas

Siège social: Tour des Requettes
9, rue Ozenne, Toulouse.
La réunion mensuelle du Radio-Club des
Pyrénées et du Midi, 9, rue Ozenne, Toulouse,
a lieu le lundi 9 mars.
La séance s'est ouverte à 21 h. 15, sous la
présidence de M. le docteur Saint-Beat.
Le président a fait savoir que la rentrée des
cotisations s'opérait jusqu'ici dans d'excellentes conditions.
Le secrétaire a fait connaître le nouvel horaire des émissions d'Agen.
Un échange d'idées a eu lieu sur diverses
questions fort intéressantes à la suite duquel:
MM. Pigasse et Maury ont formulé le vœu
que le Radio-Club des Pyrénées et du Midi
organise une série de conférences pour vulgariser la radiophonie et faire connaître ses
possibilités d'action et l'intérêt qu'elle peut
offrir à bien des points de vue
M. Ensalarand a exprimé le désir que par
des exposés simples, le principe des nouvelles découvertes en matière de radiophonie soit
mis à la portée de tous ceux qui s'y intéressent.
M. le docteur Saint-Béat a fourni certains
renseignements sur l'écoute des postes américains.

M. le docteur Saint-Béat a fourni certains renseignements sur l'écoute des postes améri-

M. Albert Kierzkowski a donné quelques précisions sur l'emploi de très courtes an-

tennes,

M. le docteur Denille a fait connaître le ré-M. le docteur Denille a fait connaître le ré-sultat de ses écoutes sur les courtes longueurs d'onde. Il a émis de nombreuses critiques sur la composition des programmes français et notamment sur la façon de résumer les in-formations radiophonées.

M. Tremoulel a été chargé de l'organisation

des conférences.

La réunion a pris fin à 23 h. 15, après que le secrétaire eut fait connaître que l'aménagement de la salle de permanence serait poussé activement.



IBRE


IRIBUNE

à mica Matériel nécessaire : 1° Feuilles de mica ou de celluloïd (films pour photo, usagés débarrassés de la géla-

Construction d'un condensateur variable

2° Feuille d'étain, d'aluminium, de fer blanc ou de zinc, de 0,5 ou 0,25 m/m d'épaisseur et feuilles de papier de chocolat en

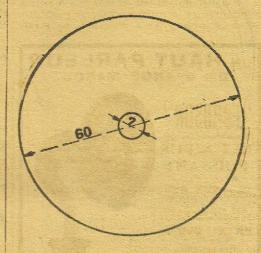étain; 3° Un petit tube de colle de bicyclette, Une trentaine de rondelles (peuvent



se faire dans le métal employé sous N° 2);

5° Quatre boulons; 6° Une aiguille index;

7° Un bouton d'ébonite; 8° Un bout de ressort de réveil ou de

Description des figures : Fig. 1. - Disque de mica ou de celluloïd

pour armature pivotante.

Fig. 2. — Demi-disque d'étain ou autre métal pour armature pivotante.
Fig. 3. — Présentation d'un disque de mica et d'un demi-disque de métal collés.

Fig. 4. - Coupe d'une armature pivotante

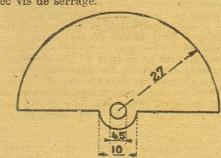


Fig. 5. — Armature fixe en métal. Fig. 6. - Coupe de mentage des armatu-

res fixes. Fig. 7. — Coupe du montage complet des armatures pivotantes avec ressort de con-

Fig. 8. - Plan d'un assemblage d'armatures fixes et pivotantes.

CONSTRUCTION

Plaque pivotante. — Découpez dans une feuille de mica très mince ou mieux dans

Piles Sèches HELLESENS Très longue durée E. MOSSE, 16, Avenue de Villiers, PARIS

POUR EVITER LES INTERRUPTIONS, N'OUBLIEZ PAS DE RENOUVELER VOTRE ABONNEMENT


POSTES DE 1 A 5 LAMPES
Haut rendement - Réception à 1.600 km.
Pièces détachées et accessoires

GROS. - Prix très modérés. - DETAIL RADIO BROADCAST Médaille d'Argent, Concours Lépine 1924 16, rue Bichat, PARIS (10°)

Tarif nº 8 franco



du celluloïd (films de photo, usagés) deux disques semblables à la fig. 1, et dans une feuille d'étain 0,1 ³⁰/³⁰ d'épaisseur (papier de chocolat par exemple), un demi-disque pareil à celui de la fig. 2. L'une des faces de ces trois découpures est à recouvrir de colle de bicyclette; il est nécessaire de laisser sécher la dissolution de caoutchouc pendant trois à cinq minutes, ceci pour per-mettre un collage parfait. La confection de

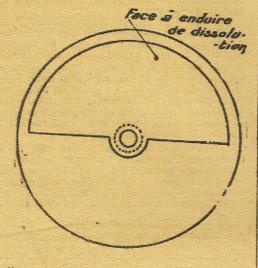


l'armature pivotante est chose aisée: appliquez, comme l'indique la fig. 3, le demidisque d'étain sur un des deux disque de mica, couche enduite contre couche enduite, puis étendez de la colle sur la face vierge du demi-disque d'étain (voir annotation fig. 3). Laissez sécher et posez le deuxième disque de mica ou de celluloïd sur l'assemblage de la fig. 3.

Voici une plaque pivotante terminée; elle affecte, en coupe, les dispositions montrées par la fig. 4 (les proportions sont exagérées pour meilleure compréhension). Autant de plaques à confectionner, autant d'opéra-

Afin d'éviter le décalage des armatures pivotantes, il est nécessaire de serrer fortement l'écrou n° 2, fig. 7, et de le bloque ensuite, en frappant le pas de vis 1 sur l'écrou 2 avec une pointe et un marteau (fig. 7).

Le montage des armatures pivotantes vous est montré par la fig. 7.

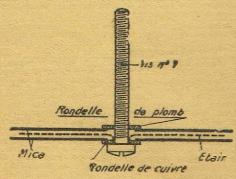Plaques fixes. - La fig. 5 indique comment vous devez façonner les armatures fixes dans de l'étain, du fer blanc, du zinc ou de l'aluminium de 0,25 ou 0,50 m/m d'épaisseur. Le montage complet est figuré par la tig. 6. Il est nécessaire de posséder une



plaque fixe de plus que le nombre des plaques pivotantes.


Montage. — Mettez en place les deux vis et une seule armature fixe de la fig. 6. Après avoir convenablement assemblé, serré et bloqué les disques pivotants sur la

ANTAGENE

Hausse de 5 à 10 % le 23 mars Casque Thomson, 57 fr. Pile GCV, 12 fr. HP Pathé, 195 fr. Brown 250 fr., etc.

Tarif franco. Exp. susp.
6, rue des PATRIARCHES (5°) Enspisation 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995


vis 1 (voir disposition fig. 4 ou 7), introduisez-la dans le trou ad-hoc, pratiqué dans la plaque d'ébonite (fig. 6 ou 7), glissez une à une les plaques fixes à leur place respective, c'est-à-dire entre chaque armature pi-votante, sans oublier les rondelles de séparation. Serrez-les fixes, assujettissez les pivotantes avec l'écrou 3 et sa rondelle

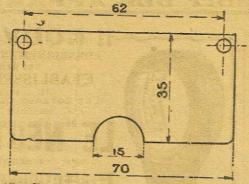

(fig. 7) sans trop serrer, mettez l'aiguille index et vissez le bouton d'ébonite.

Il ne reste plus qu'à monter le ressort de contact des plaques pivotantes, tel que vous le voyez sur la fig. 7.

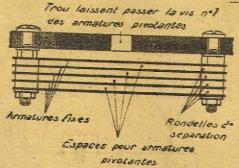
Vous aurez une idée du montage complet du condensateur en combinant les figures 6 et 7. Tenez compte de l'exagération des armatures pivotantes de la fig. 7 qui a dû




être poussée pour une compréhension plus

facile, comme je vous l'ai dit plus haut. Contacts. — Les deux contacts pour l'utilisation du condensateur se font: d'une part, en serrant un fil sur un des écrous des rectangles fixes; d'autre part, en blo-quant un fil sur la vis du ressort de contact des lames pivotantes.

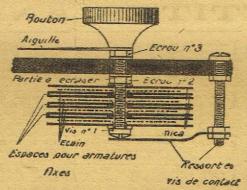Capacités. — Avec 4 armatures pivotantes et 5 fixes, la capacité d'un tel condensateur peut varier entre 0,75 à 1 millième de mf; ceci dépend naturellement de l'épaisseur des feuilles de mica ou de celluloïd employées et de l'espace entre les plaques fixes et pivotantes.



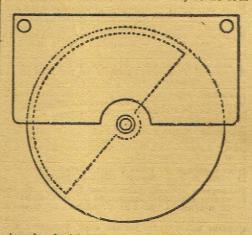Fonctionnement. -- Un condensateur monté comme il a été indiqué ci-dessus, vous permettra d'obtenir aussi bien les grandes que les petites longueurs d'onde 45 m.) si votre montage est prêt à fonctionner sur de telles longueurs. Pour ceux qui ont la difficulté à descendre au-dessous de 800 mètres, je me fais une joic de leur



signaler le tameux transformateur H.F. de l'ingénieur génevois Dufour, qui est bien connu par ses écrits en T.S.F.

HILTBRAND.

A monsieur Privat.

Je suis devant mon haut-parleur et je ne suis pas fier de ma nationalité!

En fait de Tour, j'entends Chelmsford qui pourtant ne me gêne pas sur Radio-

Si on a voulu tourner en ridicule notre grande voix nationale, la réussite est complète et elle chevrote lamentablement côté du clairon des nombreux kilowatts de l'anglais.

Vous, monsieur, qui prenez à cœur, trop quelquefois, la tenue des émissions de la

Tour, intervenez au plus tôt pour qu'on cesse cette plaisanterie lamentable: si on ne peut coller 30 kilowatts dans l'antenne, qui coûterait cher aux contribuables qu'on revienne tout simplement sur 2650. Moi qui avais peur que l'émission de la

Tour ne me rende moins purs les beaux concerts symphoniques donnés parfois de l'autre côté du détroit! Je suis pleinement rassuré, mais là encore je vois que la France, sous ses maîtres actuels, fait figure de toute petite fille.

Tiens, voilà Basse Landes qui commence

son charivari en amorties: il y en a pour 15, 20 minutes, en attendant l'arc de 22 heu-

Excusez cette manifestation d'une déception, et agréez, monsieur, mes bien respectueuses salutations.

R. CHAUVIN, Nantes.

P.S. — Je joins, à tout hasard, un tim-bre pour le cas où « on » vous prierait de me dire que mon poste ne vaut rien et qu'il

Permettez-moi de vous communiquer les résultats d'une expérience que j'ai faite (oh! hien involontairement) au sujet des antennes et de la foudre. C'était le lundi 9 mars, à 1 h. 15, je m'apprêtais à bran-cher mon antenne quand, ayant pris l'ex-trémité dénudée à quand, ayant pris l'extrémité dénudée dans mes doigts, je reçu dans tout le corps une forte secousse, bien qu'étant sur le plancher.

En approchant l'antenne de la borne de terre, j'obtins des étincelles d'au moins 3 millimètres, comparables en tous points à celles d'une bobine de Ruhmkorff de moyenne grosseur. Curieux de connaître l'influence des ces décharges atmosphériques sur la récention l'allumai mes lemostre ques sur la réception j'allumai mes lampes. A mon grand étonnement, la réception

A mon grand etonnement, la réception était une fois plus forte que d'habitude quoique beaucoup déformée.

J'ai pensé qu'il était utile de noter le temps qu'il faisait ce jour-là.

Ciel uniformément gris, nuages assez bas, température moyenne 3°. Durant le temps que j'ai fait ces observations, il neigeait assez fortement et aussitôt que la neige s'est arrêtée de temper les phénes. neige s'est arrêtée de tomber, les phéno-mènes ont cessé. Mon antenne est une bifilaire de 35 mètres de long à 8 mètres de

PILLARD,

Sachant qu'à Nantes le C-119 est continuellement déconseillé comme étant un appareil tout juste apte à recevoir de la gra-phie, je suis heureux de pouvoir vous communiquer des résultats obtenus avec ce montage et prémunir ainsi contre ces mauvais conseils les sans-filistes qui vous li-sent dans ma région et qui n'osent pas monter ce récepteur quand on leur affirme qu'il ne vaut rien.

Mon poste est à combinaisons 2, 3 et 4 lampes et le condensateur primaire peut être mis en série ou en dérivation à l'aide d'un inverseur. Il est monté par mes soins d'après les conseils de « l'Antenne » et du « Q.S.T. » (que je prends régulièrement sans être abonné).

Résultats à Nantes : sur antenne de 30 mètres entourée de murs et en pleine ville dans un endroit particulièrement mauvais: terre, gaz, sur 2 lampes: Radio-Paris, la Tour, Chelmsford, Londres (365), Madrid, Bruxelles, etc., très fort au casque.

Résultats à Champtoceaux (30 km. de Nantes): sur antenne intérieure en X de


6 m. × 4 m. avec descente au centre, terre,

tuyau de pompe.
Sur 2 lampes : les mêmes postes avec la même intensité parfois même trop fort si l'on pousse la réaction à fond. Sur 3 et 4 lampes, évidemment haut-par-

Allons, Nantais sceptiques, montez un C-119 ou C-119 bis et n'écoutez plus ceux qui vous ont déprécié ce bon montage.

P. REVEILLANT.

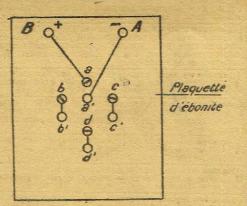Beaucoup d'amateurs ont entendu parler de l'amélioration obtenue lorsqu'on inter-cale une pile de poche de 4 volts dans le circuit de grille et cela ce conçoit assez bien, car alors la grille est ainsi amenée



dans la zone favorable de la caractéristi-

que de plaque.

Cette pile ne fournissant aucun courant pourra être de dimensions réduites (piles de lampe de poche par exemple) et durera très longtemps.

Mais l'amateur hésite de démonter son

C'est à UNIS-RADIO

28, rue Saint-Lazare, 28 Nord-Sud : Notre-Dame-de-Lorette

qu'il faut aller entendre le nouveau HAUT-PARLEUR

Vous serez impressionné par sa GRANDE PURETÉ

poste pour y effectuer la coupure néces-saire. Le moyen que je vais vous indiquer vous donnera toute satisfaction et vous permettra d'effectuer instantanément la coupure de la connection aboutissant à la


A, B, bornes où viendra se brancher la pile; a, b, c, d, broches à introduire dans les douilles, à la place de la lampe; a', b', c', d', douilles où viendra se placer la lampe.

Comme vous voyez, le système est fort simple et il vous permettra d'améliorer vo-tre réception en tant que force et pureté. Jean-Emile ROCHE.

Ignorant si mon idée est nouvelle, je vous soumets un petit schéma permettant le fonctionnement instantané d'un poste sur accus ou sur alternatif, ceci naturellement pour les amateurs ayant déjà un poste alimenté par l'alternatif.

Si vous trouvez ce petit true intéressant, je vous prie de le publier dans l'Antenne, espérant qu'il rendra service aux sans-

1º Ecoute sur accus : Placez l'inverseur

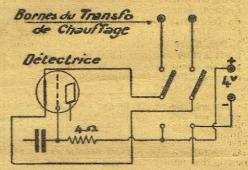


à la position basse et branchez l'accu au

+ et - 4 volts. 2º Ecoute sur alternatif : Placez l'inverseur à la position haute et remplacez l'accu par les piles de poche dont la jonction des deux piles + et - est connectée à la prise médiane du transfo.

H. LABARTHE.

Ci-joint un montage pour toute réception de 15 à 5.000 mètres, et permettant de passer, à l'aide d'un simple commutateur tripolaire, du montage Reinartz 2º manière (onde de 15 à 2.000) au montage détectrice à réaction, accord double par variomètre et condensateur (onde de 1.500 à 5.000 mètres et même au-delà).

Trois jeux de bobines sont suffisants

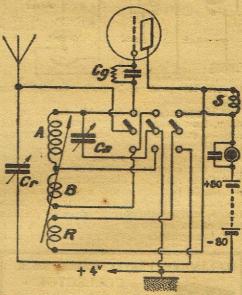

pour la réception des amateurs et concerts français et étrangers. Par exemple, pour couvrir la gamme, 200 à 500 mètres environ, on a A=35 tours nids d'abeilles 65 microh.; B= 25 tours, 35 microh.; R= 35 tours, 65 microh.

Ce poste permet à Paris la réception de tous les concerts européens confortablement, les amateurs et les concerts parisiens

Toutes pièces détachées ACCUS EBONITE FILS

Prix très modérés. Tarif nº 11 sº demande COP, 82, rue des Archives, PARIS

Catalogue

en liaut-parleur. Antenne unifilaire de 15 métres et à une distance d'un mètre d'un toit en zinc ; descente par la chemi-née. Comme exemple de réception, j'ai reçu hier au soir un nouvel amateur qui signe 8-PH, sur 306 mètres de longueur d'ondes, et le séparant très nettement du Petit Parisien qui transmettait en même temps, sa modulation était bonne et il était audible à 20 cm. du casque. La téléphonie de Madrid s'entend facilement à 20 ou 30 cm. du casque, même force que les concerts anglais les plus éloignés. Sans antenne, ni terre, on reçoit tous les concerts parisiens avec force et l'on peut recevoir Radiola sur 2 ou 3 harmoniques (pour ceux qui prétendent qu'il n'y en a pas). Ces résultats sont les mêmes alimentation plaque alternatif redressé avec alimentation plaque alternatif redressé (soupape de wodon et filtre) ou continu (piles) mais chauffage sur accus (indispensable).

M. COLOMIEUX (Ing. E.C.L.), Paris (17°).

P.S. — J'ai actuellement à l'étude un poste de superhetérodyne qui permettrait avec 5 lampes l'équivalent de 9, grâce au montage reflexe en haute et moyenne fréquence, et moyenne et basse. La disposition générale est la suivante :

Première lampe : amplificatrice HF et reflexe moyenne fréquence;

Deuxième lampe : détectrice et hetéro-

Troisième lampe : amplificatrice M.F. et basse fréquence;

Quatrième lampe: amplificatrice MF et basse fréquence;

Cinquième lampe : détectrice grandes on-

Je pense vous en envoyer sous peu le schéma et la construction pratique.


De cette façon le nombre de lampes ne scrait plus un obstacle à la construction du super hétérodyne. A remarquer d'ailleurs que l'on peut encore suprimer 1 lampe en remplaçant la dernière par une galène.

Il ne faut pas s'étonner que l'on puisse faire travailler 1 lampe 2 fois en haute fréquence, étant donné la grande différence de fréquence, par exemple par 300 mètres et 20.000 mètres, on a 1 million et 15.000, alors que dans un reflexe ordinaire nous avons environ 1.000 et 160.000, soit à peu de chose près, nous nous trouvons dans des conditions similaires.

Le schéma, dont je me sers le plus sou-vent, est évidemment le fameux C. 119 bis qui me donne une grande satisfaction à tous points de vue, en ce qui concerne la réception en HP. ou au casque (suivant le cas), des postes français et étrangers.

Or, voici un autre « as » qui vient de faire son apparition au monde, et qui sera certainement encore plus « fameux » que son frère aîné. Avec le C. 119 ter, nous voilà enfin débarrassés de tous les ennuis que comporte l'emploi de la self de réaction dans les montages à lampe détectrice, précédée ou non, d'un étage H.F. à résonance. ou voir, à résistances.

La différence entre le C. 119 bis et le

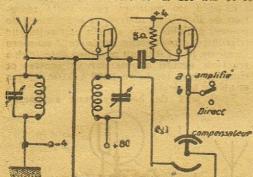

C. 119 ter peut se résumer en quelques points essentiels :

1° Suppression de la self de réaction, donc, les broches en attente de recevoir celle-ci, sont donc court-circuitées et la plaque détectrice se trouve donc immédiate-ment connectée à la réception (soit directe-

ment aux écouteurs, soit à la B.F.). 2° Cette réaction électromagnétique est remplacée par une réaction électrostatique, au moyen d'un « compensateur tion », comprenant deux groupes de plaques fixes et un groupe de plaques mobiles.

3° Les groupes de plaques mobiles sont

ACCESSOIRES PERFECTIONNES S.S.M.



le « COLLECTOR » remplace Cadre et Antenne Notice sur demande

Constructeur: ANDRE SERF, 14, rue Henner, Paris-IXº Prix : 40 fr.

ABONNEMENTS:

0000 UN AN France et Colonies 26 fr. Etranger 35 fr. SIX MOIS France et Colonies 14 fr.

Etranger 18 fc.

T. S. F. Spécialité de pièces détachées VINCENT Frères, 50, passage du Havre, PARIS. (Tél. Cent. 87-14)
MAISON REPUTEE POUR LA MODICITE DE SES PRIX

Editeurs de « Plans de construction de postes à Bobines en nids d'abeilles enroulement en duo-latéral marque « ION » déposée. Demandez la notice et tarif gratuit.


illustré gratuit et franco Rénovation des lampes Rénovation des lampes 7/10° Prix : 12 fr. 6/100° Prix : 25 fr. Ces lampes sont généralement remplacées de suite et essayées devant le client.

lampes sans connaissances spéciales, Prix franco : 5 francs VENTE A CRÉDIT DES APPAREILS RADIOLA

connectés respectivement à la plaque de la lampe détectrice et à la plaque de la lam-pe H.F. (avant le condensateur de liaison, donc, entre celui-ci et la plaque de

4° Le groupe de plaques mobiles est con-necté à la grille réceptrice, c'est-à-dire à l'antenne ou à l'entrée de la self d'antenne, ce qui revient au même, car ces deux organes sont connectés à la grille H.F., suivant le schéma ayant paru dans l'Antenne :

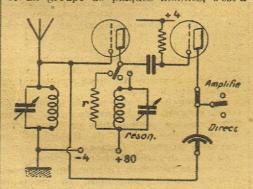
Or, ne possédant pas de compensateur, avec deux groupes de plaques fixes, j'ai entrepris l'essai avec un petit condensateur variable à air, capacité=0,25/1.000m.f., qui n'a donc qu'un seul groupe de plaques fixes et un groupe de plaques mobiles, c'est-à-



dire que j'ai tout simplement supprimé la connection de la plaque H.F. à un groupe de plaques fixes, suivant le schéma ci-

contre:
J'ai fait l'essai sur H.F. à résistances et sur H.F. à résonance (C. 119 bis), facilement réalisable, grâce à l'inverseur de plaque H.F. ici figuré.

Tension plaque 70 volts. L'accu a besoin d'être rechargé, il ne marquait que 3 volts 8, les quatre lampes en charge. (J'ai deux étages B.F. à transfos : 5/1,3/1). Eh bien, le résultat est merveilleux. Grande amplification de la téléphonie, plus qu'avec la self de réaction. J'accroche aussi plus de postes prochée autorique qu'apprayent Audien ondes entretenues qu'auparavant. Audition pure et nette, très forte en HP. de la phonie. Essais sur Radio-Belgique et Ma-

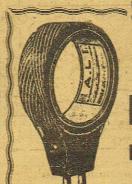

-!! NOUVEAUTE !!--RENSEIGNEMENTS ET CATALOGUE sur demande aux **ETABLISSEMENTS**

11, avenue des Prés, 11 LES COTEAUX-DE-ST-CLOUD (S.-&-O.) Prix spéciaux pour Revendeurs

E "NEUTROPLEX oour montages neutrodynes


PERFECTIONNEMENT DU C 119

Véritable DUOLATÉRAL A. L.

LE MIEUX FAIT - LE MOINS CHER - LE SEUL GARANTI

5 75 sp. 2 60 200 sp. 4 45 300 sp. 5 95 600 sp. 100 sp. 2 95 250 sp. 5 20 400 sp. 7 45 750 sp. 0 150 sp. 3 70 500 sp. 8 90 1000 sp. SUPPORT 2 BOBINES manches de commande..... 600 sp. 10 40 750 sp. 12 65 1000 sp. 16 40 1250 sp. 20 15 1500 sp. 23 90

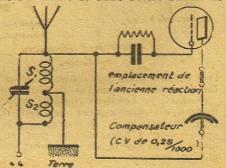drid furent merveilleux ; je ne m'attendais point à cela. Les personnes présentes à l'essai furent fort surprises ! Donc résultat inespéré, ce qui me fera adopter désormais ce couplage électrostatique que j'es-saierai également sur la simple lampe dé-tectrice sans être précédée de H.F. En at-tendant ce qui va se passer, j'aurai tou-jours l'occasion de faire l'essai sur la dé-



tectrice ordinaire d'abord et sur la détec-trice dite « Armstrong » (2 selfs d'antenne en série et terre branchée entre sortie 1" self et entrée 2° self, qu'on pourrait appeler

variomètre) ensuite, soit seule, soit avec

Si l'essai réussit, je pourrai appeler le schéma : « détectrice à réaction électrostatique ». Je me propose donc d'essayer le schéma suivant

La connection des plaques mobiles devra évidemment se faire avant le condensateur shunté de la grille.

J'ai remarqué qu'en intervertissant les connections plaques fixes ou mobiles le ré-sultat est absolument le même en ce qui concerne la H.F. à résistances ou à résonance, précédant la lampe détectrice, essai dont je vous ai fait part plus haut. Estil bien indispensable, au point de vue d'un rendement encore meilleur que celui que j'ai obtenu, qu'il y ait un deuxième groupe de plaques fixes, connecté à la plaque H.F., suivant le schéma ci-contre ?

Espérant que mon essai pourra être suivi, avec autant de succès par mes camarades sans-filistes qui veulent le faire également, et en vous présentant mes bien vifs remer-ciements, veuillez agréer, Monsieur, l'ex-pression de mes sentiments très distingués.

H. ROLL.

membre du Radio-Club Sud Parisien

NOS PETITES ANNONCES

Sidecar D.F.R. 4 CV. 3 vit., c. neuf. Bas prix. Besnard, 3, boul. Belleville, Paris.

A chèterais si réelle occasion redresseur simplex ou similaire. — Guillalot, Quincie (Rhône).

nstallation d'antennes et de postes T.S.F. Montage et réparation de tous postes C. 119 bis et autres a prix modérés. Travail soigné. — Loiseau, 3, rue Salneuve, Paris.

Changerais 13x18, pied, sac, contre haut-parleur Brunet, vendrais collection « Antenne ». — Dezaire, 20. boul, de la Petite-Vitesse, Le Mans (Sar-

Conseils pratiques pour réception. Réponse immédiate contre 5 fr. — Després, Lunery (Cher).

450 fr. Poste 3 lampes compl. pose domicile avec 3 l. pile accus, H.P. Superdox, poste galène compl. 70 fr. Visib. t. les jrs ap. 20 h. — Bettembourg, 201, boul. Voltaire, Paris.

VENDRE: bobinages sur scule couche pour réception petites ondes, nombre de spires 7, 14,
20, 25, 30, 35, 40. Bobinas pour raéaction entrant
dans les précédentes, 20, 25, 30, 40, 50 spires. Etat
absolument neuf. Prix: 50 francs. Visibles au bureau de l' « Antenne ».

Tourtier très connu en Gironde, pouvant faciliter
placement d'appareils très selectifs T.S.F. ondes
courtes, demande représentation d'un constructeur
sérieux. — Louis Ané, 69, rue de la Course, Bordeaux.

Convertisseur rotatif Ducretet 24 v. 4 amp. aluminium état neuf 300 fr. 2 transfos Hydra B.F. 1/5, 1/3, 40 fr. — H. Courmont, 27, r. Louis-Blanc, Courbevoie (Seine).

Décolletage et découpage T.S.F. et autres. Dem. représentant à la commission.

Groupe électrogène mod. Ixion, 2 tmps. Dyn. Hei-User 2 col. 54 v. 2 am. 10 v. 10 amp. Tabl. 2 volt-mètres, ampèremètres, 2 disjoncteurs. 2 inter. bi-polaire, 3 rhéostats. Faire offre journal l'Antenne.

On demande à reprendre, région Aisne, Nord, Oise ou Somme fonds de commerce électricité et di Solinie, fonds de commerce destricte et , avec magasin prouvant chiffre d'affaires del 80.000 à 100.000. — Ecrire V. Leduc, Antenne. ngénieur-constr. T.S.F. donne et installe gratuit.
poste luxe, tous concerts haut-parleur, valeur
2,000 tr., chez pers. procur. pet. appartement non
meublé, même 1 ou 2 p. — Ecrire Moncouet, 10, faubourg Montmartre

A vendre en total poste gal. cond. var. ampli 2 l. BF., lampes, accu, pile, i écout. 2.000 ohms. Prix 275 fr. — Maurice Balin, bureaux Antenne.

poste luxe 1, 2, 4 lamp, neuf, Rendt certain 6 selfs 80-4,000, pièces gdes marques, 275 fr. Condensat, prècis. Vernier 30 fr. — Geoffroy, Ferney-Voltaire (Ain).

vendre poste 3 lamp. réson., modèle luxe val. 850 fr. nu. A céder avec 6 selfs 425 fr. — Cormier, 34, r de Chalon, Paris (12*).

ccasion: Poste 1 lampe galène, casque 2.000 ohms, lampe, micro, 220 fr. — Corbez, 4, rue Waldeck-Rousseau, Asnières.

Spécialiste dépanneur, répare, monte, transforme à forfait tous postes cont. ou alt. Prix modérés. Consultations gratuites chaque jour de 9 h. à 20 h. et dimanche de 9 h. à 12 h. — Lemane, 11, rue Sorbier, Paris (20°).

Maison de T.S.F. en plein développement, dans 2' ville de France, cherche commanditaire ou associé, pouvant éventuellement tenir emploi partie commerciale pour extension chiffre d'affaires. — Ecrire au bureau du journal, N° 1453, qui trans-

micros 25 fr. p. 1 transfo 1/5 28 fr. 1/3 25 fr. Nids d'ab. montées 200 et 300 t. 12 fr. Bigril. 20 fr. Felgèros, 14, rue Fabre, Montpellier

Tableau de charge monté avec redresseur Lindet, appareil de mesures, rhéostat, interrupteur et coupe-circuit chargeant directement 30 v. sous 0,5 amp. et 4 v. sous 10 amp. Fonctionnement garanti. A enleyer à 200 fr. — Frehner, 2, rue des Forces, 1 v. sons 10 amp. et 2, rue des Forces, 1 v. sons 10 amp.

A vendre radio-secteur alternatif avec lampes de rechange 2 HP Lumière et Brown, Grand mod. 1 casque 2.000. 1 intercept, tout comme neuf, ens. ou sépar. Bas prix. — 120, avenue de la Dhuys, a Bagnolet.

A vendre d'occasion Commutatrice 110 v. 42 fr 7 v. 7 amp., prix 300 fr. — S'adresser à M. Gue-not, 24, quai de l'Artois, Le Perreux (Seine).

A vend. poste 4 i. 200 fr Cond. var. 25 fr. Cadre 50 fr. Transf. 20 fr. HP. 175 fr. Accus, 60 ab 2 v. 30 fr. — Leclère, 1, rue Pernelle, après 19 h Monteur spécialiste en détectrice à réac et en C. 119 bis, monte tous postes à forfait. Prix mod., matériel premier choix, travail soigné. — Ecr. ou s'adres. Peronnet, 31 bis, rue Orfila, Paris (30°).

vendre poste 3 lampes alimenté entièrement par alternatif sans ronfiement, audition très pure forle, complet ordre de marche 550 fr. pendant alssion. — René, 115, rue Montreuil Paris (119).

ndemètre. Suis acheteur marque Precision élec-trique à lecture directe. — Donner prix : Cuve-lier, ru de Busigny, Haubourdin (Nord).

ocasion: Poste neuf 4lamp. HP. tabl. alt. chauf. tens. pl. rend. garant., 900 fr. Pieces détachées aux plus bas prix — Ecrire S.F., 60. r. A.-Pallu, Le Vésinet (S.-et-O.).

vendre 2 postes à 41. avec jeu de bobines, 350 fr. pièce et 2 à 6 lamp. à réson. tr. puissant 550 fr. S'adr. Chambord, 32, r. du Fer-à-Moulin.

occasion: Poste neuf 4 lamp. HP tabl. alt. chauff. tionnement garanti. Audition de tous concerts. Complet avec 3 1 250 fr. — Tirard, 61, r. de l'Amiral-Mouchez, Paris.

rai-Mouchez, Paris.

Ocassion: C. 119 4 lampes, 1 bat. 4 v. 40 AH. 1 bat. 80 v. 1 AH 5, 1 casque 2.000 ohms, 1 jeu de selfs inter., 600 fr. — S'adr. t l. jrs. de 6 h. a 8 h. : 6, av. de Bouvines (11°).

Brown casque F. poids plume parfait, radio-concerts, 90 fr. — Monod, Beaujeu (Rhône).

Changerai appareil photo, Rex 9x12, val. 450 fr., contre appareil à lampes de T.S.F. complet. — Serge d'Arny, 4, passage Gambetta, Le Kremlin (Seine).

Superhe occ.: C. 119 perfect. cond. Vornier 2, 3, 4 lampes à volonté, belle construction amateur. Double emplot. — Carel, 28, r. des Fossé-Saint-Bernard (5'). Matin et soir après 4 heures.

A céder à vil prix postes, ampl., etc. — Dem. liste à M. Merchel, 6, rue Ernest-Roussel Paris.

n demande charbonnières, soudeuses, ficeleuses et petites mains, pour piles de poche de T.S.F. — Etablissements B.C.P., 114, r. d'Angoulème, et 13, boul. de Belleville, Paris (11°).

Aff. ex. poste C. 119 bis 4 l. HP. Gaumont, pile et accu. — S'adr. Berthonneau, 8, imp. Saint-Sébastien, Paris (11°).

n demande un contremaître pour montage d'appareils (très sérieux). — Adresser lettres Antenne. A.C.S. Marne.

vendre: Lindet T.S.F. complet 225 fr. Ampli BF A.E.G. 4 1. 2 cas. 2 cc., 125 fr .Livres T.S.F. Ecr Antenne.

Ponne affaire: 2 accus Hydra 4 v. 60 AH. Bac ebon. 1 redres. Soulier. Tout abs. neuf, 350 fr.— Parizy, 137, Grande-Rue, Champigny (Seine). perresentants à la commission demandés dans tous départements pour casques et haut-parleurs. — Falco, 7, rue de Moscou, Paris. variom. p. ond. 3 cond. var. nid. ab. écout. Tesla. Oudin. -- Pierre Baron, 63, rue Laugier.

C pécialiste transforme postes de toutes marques en . C 119 bis ou ter. Construction sur commande et réparations. Rebobinage haut-parieurs et écout. Travail à façon. — Petit Laurent, 28, r. Guilleminot,

Céde transfo Sullivan 150-25.000 m. Ampli HF, rés. Duroquier, F. offre rais, — Ricou H., Grande-Rue, Manosque (B.-Alpes).

poste galena G. L. ampli 3 lamp, ites ondes compl., piles, accus, casque et hant-parleur. Etat neuf. — Brouand, 106, rue Réaumur; Paris.

Johangerai haut-parleur puissant c. convertisseur ou redresseur — Mad. Semoux, 31, rue Guer-sant, Paris.

A ppareit première marque 5 lampes à vendre nu 350 fr. ,cause dbl. emploi. Hant-parleur neuf 135 fr. Accus 4volts 70 a. 50 fr. Essais tous les soirs 6 h. à 9 h. — E. Morly, 37, r. Bernard-Palissy, à Puteaux.

Constructeur sérieux offre bonne commission a personne ou amateur pouvant placer dans relations appareils et accessoires de T.S.F. — Ecrire : Martin, 7 ter, rue du Colonel-Oudot, Paris (12').

n demande très bon vendeur au courant ou non T.S.F. — Se présenter avec références au Malériel Simplex, 6 , rue de la Bourse, Paris.

On demande bon monteur pour appareils de T.S.F.
Libre de suite. Références exigées. — Patard,
217 bis, avenue Gambetta, Paris (20').

A vendre, excellente occasion à saisr: poste Ducrete à auto-transformateurs 5 lampes, parf. état,
montage très sélectif. — S'adresser M. Roland, 26,
place Bilange, Saumur.

Affaire intéressante pour revendeurs : 500 rhéostats, supports de lampes, micro et ordinaires, à solder ou à échanger pour cause cessation de commerce. — E.M.I., 3 bis, rue Payen, Paris (15*)

A vendre: 2 trans. « far » rapp. 3, 20 fr. pièce;
1 trans. Ferrix 110 v. (4 et 8 v.) 12 fr.: 1 potent.
Wireless 400 ohms, 10 fr.; 1 poste à galène, 35 fr.;
1 détect. à gal. armée, 10 fr.; 1 Gamma N° 5
montée. 12 fr.; 1 Gamma N° 5 non montée, 6 fr.;
1 écout. régl. avec pavillon alum. 25 fr.; 1 lampe
Métal, 5 fr.; 1 radio-micro, 13 fr.; 1 support rhéostat, 10 fr.; 1 cond. « dyna » 0,1/1000, 2 fr. — Brunet,
6 bis, impasse Boucher, Paris (17).

Annonceurs: RAPY se met à votre entière dispo-fisition pour fout ce qui concerne votre publicité. Qu'll s'agisse d'annonces dans les journaux, de distribution et contrôle de budgets, de dessins, tex-tes originaux, de catalogues, notices, etc., il vous fera toujours ce qui se fait de mieux aux meilleurs prix. Votre intérêt est de le consulter. Se déplace en province sur demande — Ecrire: RAPY, 56, rue Fondary, Paris (15').

n demande jeune homme 16-17 ans pour montage de poste. — Isodio, 3. rue Martre. Clichy.

n demande représentant pour province avec références. — Isodio, 3, rue Martre, Clichy.

VENTE JUDICIAIRE VENTE après faillite RADIO-UNION, en d'ordonnance, à l'Hôtel Drouot, Salle 13, le mercredi 18 mars 1925, à 2 heures.

Quantité de Pièces détachées et Accessoires pour téléphonie sans fil M. MOTEL, commissre-prist, 22, r. Chauchat.

Le Gérant : V. MEISTRE. Imp. Réaumur, 98, rue Réaumur, Paris