

# Pain Sec

M. R. Tabouis, secrétaire général de | mais dont les tribunaux pourraient la Cie Française de Radiophonie nous a adressé la lettre ci-dessous avec la prière d'insérer d'usage :

Philips-Radio prétend que je le

Injurier n'est pas répondre! Les faits sont des faits.

Il est vrai que pour Philips-Radio défendre des intérêts français c'est incontestablement faire de « la basse polémique ».

J'attends donc une réponse.

Est-il exact que la Philips-Radio (Société française?) vende des lampes de fabrication étrangère?

Est-il exact que l'origine de cette maison soit étrangère

Est-il exact que, sentant à cet égard sa position assez faible, Philips ait participé à la constitution d'un trust international dont le siège est en Suisse et dont la première initiative a été de relever de 25 % le prix des lampes d'éclairage?

M. Philips n'a-t-il pas présidé une conférence à l'Hôtel Continental où furent posées les bases de cet accord, dont les intérêts du consommateur français étaient évidemment absents

Le C-119 le véritable Le C-119 bis

et les pièces détachées pour les construire ne doivent être achetées qu'à

LA RADIOPHONE NATIONALE 61, rue Damrémont - PARIS

avoir à être saisis ?

Est-il exact que le développement « kolossal » de la Philips, qui lui per-met son bluff actuel de publicité, date de la guerre, cette maison « neutre » étant alors seule en mesure de pouvoir satisfaire aux besoins des pays belli-gérants, tandis que les industriels français qu'elle concurrence étaient aux armées ou travaillaient pour la défense nationale?

L'argent n'a pas d'odeur... ni de

N'est-il pas vrai que la Philips-Radio voulait faire servir à sa publicité pro-pre le concours qu'elle prétendait apporter avec cet argent aux émissions radiophoniques françaises?

La Philips-Radio ne répond à aucune

Comme de le dit si bien, les amateurs de l'S.F. et le public jugeront.

R. TABOUIS, Secrétaire général de la Compagnie Française de Radiophonie.

Amplificateurs de puissance

Pour auditions publiques de T.S.F. et pour meetings, réunions sportives, etc... :

RADIO ELECTRO-MECANIQUE

51. Route de Châtillon. - Montrouge : (Seine)

# Période de crise

Nous subissons actuellement le contre-coup de cette politique destructive de la radio, soutenue depuis mai dernier par l'Administration française. On a même éprouvé une certaine difficulté à nettoyer la place tant les pro-cédés employés par ceux qui l'occupaient, étaient pour une fois bien éta-blis, bien conçus et poussés avec une continuité remarquable.

Rien ne manqua à ce sabotage, pas même l'orchestre d'une pseudo-presse indépendante, pas même la veulerie de certains hauts fonctionnaires encore en place et qui maintenant se confondent en excuses aussi plates que leur attitude fut choquante et provocante pendant de longs mois. Espérons que leur dernière ambition étant satisfaite leurs comptes étant soldés, ils pourront maintenant agir selon leur conscience... enfin raffermie.

La pseudo-presse a changé son fe il d'épaule avec la sortie de ses patro s. Elle aussi a des excuses à faire. Elle emploie des parlementaires n'osant, par une pudeur inexplicable, faire sourire ses lecteurs.

La radio est à l'émission dans une panade noire. On arrivait en un an au

résultat prophétisé dans ces colonnes. On glissait au monopole onéreux pour l'Etat, lucratif pour d'autres. On avait réussi.

Il faut maintenant reconstruire, intensifier enfin la puissance des postes, administrativement tout au moins puisque techniquement c'est fait. Donner suite aux autorisations sollicitées et simplement accorder la paix au monde de la radio.

Nous croyons savoir que le Ministre actuel a d'excellentes dispositions, d'autres membres du Conseil des Ministres savent que seule la liberté doit être la solution. Il faut profiter de tout cela, la chose est urgente.

Un an de perdu en radio cela ne se rattrape pas très vite. Partis en bonne posture, nous sommes maintenant loin derrière. Gardons les noms des démolisseurs au fond de notre cœur, ne parlons plus d'eux, mais n'oublions pas.

Henry ETIENNE.

Dans le numéro de mars d'une revue américaine qui fait autorité et qui rêve de faire la loi dans le monde, on a pu lire à propos de la Tour Eiffel : « One of the seven wonders of the world, The Eiffel Tower built in 1887-89 on the Champ de Mars contains 3 stories... In the top story is located the powerful broadcasting station F.L. »

Espérons que de retour là-bas les « hams » se hateront de signaler l'erreur.

Le Nevada est le seul Etat des Etats-Unis qui ne possède plus d'émissions.

Nous constatons que la presse britannique publie des articles donnant à ses lecteurs une impression exactement analogue à celle que nous avons ressentie et publiée lors du Congrès de Paques. De là au triomphe proclamé si haut par le « cube à jamais intégral » il y a un grand pas. D'ailleurs nombre de délégués étrangers sont partis, re-gretions-le encore, très, très dégonflés. La lecture du Popular Wireless du 2 mai sera instructive pour ceux qui veulent se rendre compte impartialement.

Amateur Wireless considère qu'une autre Association internationale est nécessaire. Elle comprendra celle-là 95 % des intéresses. Son correspondant semble avoir surtout remarqué la visite des Etablissements Belin. Ce qui explique d'ailleurs son souhait de former une véritable association d'ama-

La station de Rome est peut-être celle qui est actuellement la plus écoutée en Europe continentale.

Le développement de la radio en Belgique se poursuit triomphalement.

L'Union Française de T.S.F. s'est réunie le 29 avril. Au cours de cette séance les Foire de Paris. Hall No b. Stand N. 5.201.

membres du Comité ont été frappés du développement quasi foudroyant de l'organisation des fédérations et confédérations de radio-clubs.

Certains boniments de parade... rétrospective nous font songer à un mot féroce du « Tigre ». Certain faiscur de bruit parvenait un jour à être reçu et commençait sa harangue par ces mots: « Je suis un convaincu... », immédiatement arrêté par Clemenceau, le visiteur s'entendit dire : « Es-

VERS LA SELECTIVITE par Page R. Alindret..... ACCUMULATEURS DE PLAQUE par André Gris-ETUDE SUR LA RESISTANCE DE GRILLE par Dutordoir PAGE DES GALENEUX..... NOTRE COURRIER..... 267 268 269 270 LA BASSE FREQUENCE par Ben Clipping..... 271 DANS LES RADIO-CLUBS.... TRIBUNE LIBRE..... 

Avec la Lampe Soleil l'accrochage devient une joie.

### LATRESSANTENNE

N'EST PAS LA MEILLEUR MARCHE N'EST PAS LA MEILLEUR MARCHE mais c'est la plus puissante et la plus PERFECTIONNEE antenne d'intérieur connue à ce jour.

Elle est adpotée par les principaux constructeurs de postes.

Type A. 12 mètres.... 45 francs
Type B. 15 mètres.... 55 francs

Eachlissements ARIANE

Etablissements ARIANE 4, RUE FABRE-D'EGLANTINE, PARIS (12°)
Foire de Paris. Hall N° 5. Stand N° 5.207.

# Amateurs sans-filistes

\*\*\*\*\*

# LA LAMPE FOTOS

si appréciée de tous les amateurs est fabriquée à Lyon, dans les usines des Etablissements GRAMMONT.

C'est la première lampe de T.S.F. fabriquée en France. Elle est adoptée par la télégraphie militaire, les grandes administrations et les amateurs soucieux d'obtenir de bons

En l'utilisant, vous soutiendrez l'industrie française et vous serez satisfaits.

00

00

Il y a lampes de T.S.F...

et lampes de T.S.F. Male il n'y a qu'une grande marque

N'HESITEZ PAS A VOUS DOCUMENTER ET A L'ADOPTER

TOUS MODELES POUR TOUS USAGES

Détection la plus pure Amplification la plus puissante Consommation la plus réduite Durée la plus grande

Se trouvent vente en gros :
chez tous les vente en gros :
marchands de ven

pérez, monsieur, vous aurez votre revanche 1 >

Ajoutons que nous en sommes tous persuadés... Mais de quoi... S'il vous plait?

36 36

Le monde de la Radio a bien ri cette semaine quand il vit le persécuteur professionnel atteint ... officiellement, tout au moins de la manie de la persécution. Après les spécialistes du cœur, en remontant, on arrivait fatalement au médecin aliéniste, car l'arracheur de dents avait été depuis longtemps surpassė.

Après s'être livré à de puissantes « cogitations » sur l'auteur du surnom de cube întégral qui lui a été décerné la semaine dernière d'ailleurs sur sa propre initiative, un de nos « amis » vient de riposter à la manière de « C'est celui qui le dit qui l'est » en accollant au nom d'un de nos collaborateurs un surnom à prétentions géométriques. Notre « cube intégral » qui, à côté de prétentions scientifiques, possède également des prétentions littéraires doit surement connaître le Roman de Renart, le Livre de la Jungle du Moyen-Age français. Dans ce fabliau, les animaux parlent et sont dotés de noms pittoresques; ainsi Noble est le lion, Tibert le chat, Renart le goupil et Bernart... le lamentable Cadichon. Cette coincidence est pour le moins troublante d'autant plus que le Bernart du Roman de Renart est à ses heures « archiprêtre ». Pour qui connaît notre « cube intégral », c'est là une huitième preuve de l'existence de Dieu.

Une super-station sera sous peu érigée à Prague qui devra être entendue à Paris, Londres, Madrid, Moscou.

\$ 3

Les organisateurs de l'intéressant Championnat National Agricole de l'Echo de Paris ont eu l'idée ingénieuse de demander 'd la T.S.F. une partie notable de leurs prix.

On sait que ces concours des meilleurs ouvriers agricoles ont surtout pour but de réagir contre la dangereuse désertion des campagnes. La noble profession de laboureur qui nourrit les hommes peut comme bien des sports inutiles donner lieu à d'émouvants championnats.

Or, parmi les 400.000 francs de prix qui sont prévus pour les diverses épreuves locales, départementales, nationales - il y aura, pour chaque département, un appareil de T.S.F. dernier modèle qui accompagnera le premier prix et sera remis ordinairement à la commune du vainqueur.

C'est une pensée d'autant plus charmante



CLIX avec sa combinaison broche-douille réa-lise le contact électrique le plus ingénieux et le plus efficace qui ait été inventé. CLIX populaire dans le monde entier est la preuve de sa diffusion et de son mérite. CLIX tient à voire disposition une brochure décrivant toutes les applications possibles. CLIX est breveté dans le monde entier. Demander de suite la liste de nos agences ; il en reste peu à atribuer.

AUTOVEYORS Ltd Radio Engineers, Contractors and Exporters 32-34, Victoria Street, Westminster, Londres Adresse Telegraphique: Autoveyor Conditions de vente Sowest London sur demande

Agents pour Paris

Agents Généraux « Établissements Lipli » 69, Rue Rochehouart. - PARIS



de réception sur

# GALENE

avec le

Poste "L. G."

et 6 Bobines « NYDAB »

Dans toutes les bonnes maisons et à nos Magasins

. GUILLION

Ingénieur-Constructeur 39, rue Lhomond, PARIS (5°)

que la T.S.F. sera avant longtemps l'un des grands attraits de la vie champêtre.

\$ \$

L'Association automobile anglaise projette de radio-diffuser chaque soir un bulletin d'informations sur les embarras où l'état des routes.

Devant le désordre qui règne dans les services postaux français, nous informons les personnes désireuses de commander « Les C. 119 », par Alindret, qu'aucun envoi ne sera plus fait que recommandé, c'est-àdire contre l'envoi de la somme de 8 fr. 50 pour la France, et d'un mandat de 9 fr. 30 pour l'étranger; aucun envoi ne sera plus fait contre remboursement.

36 36

2LO étudie la possibilité d'intensifier cet été le nombre d'heures de musique de danse. \$ . 30

La General Electric érige à Schenectady (U.S.A.) une station colossale qui transmettra sur ondes de 600 à 3.000 mètres.

36 36

Mme Breton, professeur diplômée du Groupe Espérantiste de Paris, pour aider à la diffusion de la langue internationale récemment adoptée par le Congrès de T.S.F., ouvre deux cours d'espéranto dans des conditions modestes.

Ces cours, spécialement destinés aux sansfilistes, auront lieu à partir du 5 mai le mardi à 20 h. 15 et le samedi à 14 h., 18, rue Saint-Lazare, à Paris (9°).

\$ \$

« L'Ecole pratique de Radioélectricité, 57, rue de Vanves, à Paris, se met à la disposition des jeunes gens qui désireraient être affectés dans les formations de radiotétégraphistes de l'Armée et de la Marine nationale pour leur fournir tous renseignements au sujet de ces affectations spécia-

La Construction Radio-Moderne, afin d'éviter toute confusion, s'appellera désormais: la Construction Radio-Omnium Moderne, 21, rue Vandrezanne, Paris (XIVe).

\$ 50

Afin d'éviter aux amateurs toute perte de temps pour des demandes de renseignements, notre collaborateur M. A. Planès-Py rappelle que son adresse est: 1, rue du Cheval-Vert, à Montpellier (Hérault).

\$6 56

Les industriels et commerçants en T.S.F. désireux de recevoir gratuitement et mensuellement la Radio Française, revue mensuelle de l'industrie et du commerce radioélectriques français, sont priés d'adresser une demande aux Publications Henry Etienne, 53, rue Réaumur, Paris (II°).

Le premier numéro paraîtra le 15 mai prochain.

\$6 36

Une certaine presse (toujours la même) a récemment cherché à jeter le discrédit sur la super-station de Rugby du Post Office britannique. Levons le voile du mystère pour dire que les essais faits récemment ont été couronnés de succès et qu'un abonné du centre des Etats-Unis a pu communiquer avec Hampstead en Angleterre. Ce service entrera sous peu en opérations constantes. Mais qu'aurait cette presse à dire, si elle ne bavait pas.

\$\$ \$6

Amateurs, rappelez-vous que la lampe M.S., 9 boulevard Rochechouart, Paris, est la seule maison qui puisse vous garantir les lampes régénérées ordinaires ou Radio-Micro, meilleures que des lampes neuves. Employez le rhéo-micro pour tripler la

durée de vos lampes Radio-Micro.

Pour la Belgique, s'adresser à M. Hobson, 224, rue Royale, Bruxelles.

Pour l'Espagne, s'adresser à M. Lemaire, Ayola, 50, à Madrid.

# La T.S.F. à l'Armée du Rhin

Nos lecteurs trouveront ci-dessous la nouvelle réglementation de la réception à l'Armée du Rhin, réglementation qui est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> mai 1925.

Armée du Rhin Etat-Major, 3º Bureau

Au Q.G.A., le 15 Avril 1925,

INSTRUCTION

sur le Régime de la T.S.F. privée dans la zone de l'Armée Française du Rhin pour les autorités ou éta-blissements français ou alliés.

- A partir du 1re mai, l'autorisation de détenir ou d'utiliser des postes de T.S.F. ex-elusivement récepteurs, pourra être accordée aux autorités ou établissements français ou alliés de la zone française, ci-dessous énumé-

Délégués de la Haute Commission interalliée; Lycées et Foles françaises; Cercles, bibliothèques ou mess d'officiers ou

de sous-officiers Foyers du Soldat :

Hôpitaux ; Salles de réunion dans les camps permanents; Chambres de Commerce françaises reconnues par l'Etat.

Enfin, la même autorisation sera accordée par le Général commandant l'Armée à certai-nes hautes personnalités officielles sur leur

type

II. — Les demandes d'autorisation seront adressées directement au Chef du service In-terallié des Transmissions, revêtues de l'avis du Chef de corps ou de service ou, à défaut, du Commandant d'armes. Elles seront accompagnées :

1° Des renseignements suivants : adresse du demandeur ; emplacement prévu pour le poste projeté ; type et caractéristique techniques du poste projeté (antenne, cadre, sources d'éne. je, nature du détecteur, longueur d'onde, caractéristiques et autant que possible schéma du montage) ; références commerciales (pour les postes en éléments d'appareils achetés dans le commerce) ;

2° De l'engagement de se prêter aux for-malités du contrôle prévu au paragraphe VIII ci-après et de participer, si le commandement l'ordonne, à l'établissement d'un réseau mili-taire de sécurité.

- Les demandes instruites par le Service Interallié des Transmissions et revêtues de l'avis motivé du Chef de ce service trans-mises au Général commandant l'Armée (3° Bureau) qui aura seul le pouvoir d'accorder les autorisations. Ces autorisations seront nominatives et à tout moment révocables.

IV. - Les postes autorisés seront, après leur installation, soumis à l'examen du Ser-vice Interallié des Transmissions.

Ils e pourront être utilisés qu'après déli-vrance d'un Permis de fonctionnement signé par le Chef de ce service. Au cas où ce der-nier croirait devoir refuser le permis (cas d'un montage non conforme à celui prévu dans la demande, par exemple), il rendrait

Pour vos Transfos HF & BF exigez la marque. c'est la meilleure des garanties EN A.CARLIER 105 rue des MORILLONS PARIS Agent Gi pour la vente A.F. VOLLANT 31 AV. TRUDAINE PARIS

SANS-FILISTES !!! ANCIENS COMBATANTS!!!

Il est de votre intérêt de vous adresser à l'UNION NATIONALE des COMBATTANTS, 13, rue Lafayette, Paris, pour tous vos achais concernant la T.S.F. (Postes et accessoires de toutes marques de fabrication française.) Nous vous livrerons du matériel de tout premier choix aux prix les plus bas.

REMISE SPECIALE de 8 0/0 Gonsultations gratuites tous les jours, de 14 à 18 heures, par un lagénieurs spécialiste.

AMATEURS DE T.S.F.

vous trouverez 46, rue de Rome, Paris chez CHOMEAU (P. GOUSSU, Success'), un stock considérable de pièces détachées et de matériei électrique Neuf et occasion Prix extraordiniares de bon marché Demandez le catalogue-album illustré, fco 1 %.

compte des motifs de son refus au Général commandant l'Armée.

V. — Il ne sera délivré d'autorisation que pour les apparells de marque française.

Il ne sera fait d'exception à cette règle qu'en faveur des hautes personnalités officielles britanniques ou belors installées en gene les britanniques ou belges installées en zone

vi. — Tous les postes autorisés, leurs accessoires et leurs rechanges pourront être requis par l'autorité militaire et mis à la disposition du Chef du Service des Transmissions si la nécessité en est reconnue.

VII. — Les possesseurs de postes autorisés devront obligatoirement signaler au Général commandant l'Armée (2° Bureau) toute communication entendue qui serait de nature à intéresser la sécurité de l'Armée, au Service Interallié des Transmissions, tout indice technique pouvant mettre sur la voie de postes clandestins d'émission ou de réception.

VIII — Tous les postes autorisés seront

VIII. — Tous les postes autorisés seront soumis à des visites périodiques par les soins du Chef du Service Interallié des Transmis-

Les détenteurs de postes autorisés ne pourront y apporter aucune modification sans en prévenir le chef du Service Interallié des Transmissions qui prescrira, s'il y a lieu, une vérification de la nouvelle installation suivie de la délivrance d'un nouveau permis de fonc-

IX. — Les appareils autorisés devront être pourvus de leurs sources propres d'énergie avec dispositif de charge des accus sur les secteurs aux frais des intéressés.

X. — Les appareils pourront recevoir sur cadre ou sur antenne intérieure ou extérieure. Ils fonctionneront uniformément avec haut-nerlaure.

parleur:

XI. — Les installations seront faites uniquement par les soins des bénéficiaires d'autorisation, à l'exclusion du personnel des Transmissions, sauf autorisation expresse du Commandement et après avis du Chef du Service Intervallé.

commandement et apres avis du Cher du Service Interallié.

L'exploitation du poste sera à la chargé exclusive du bénéficiaire de l'autorisation. En aucun cas et sous aucun prétexte les gradés et sapeurs radios des unités ou détachements de Transmissions ne pourront être commandés avent le service.

dés pour le service.

XII. — Cette instruction annule en ce qui concerne les autorités et collectivités énumérées au paragraphe I, les prescriptions de la Note de service de l'Armée du Rhin du 3 mai

1924.

Signé : GUILLAUMAT.

Cette « Instruction » adoucit dans une certaine mesure les rigueurs de la Note de Service du 3 mai 1924; mais il est fâcheux de constater que les autorisations indivi-duelles et... démocratiques sont passées sous silence. En particulier le dernier paragraphe de l'article I est fâcheux dans une graphe de l'article I est fâcheux dans une « Instruction » émanant d'une administration républicaine : « La même autorisation sera accordée par le Général commandant l'Armée à certaines hautes personnalités officielles sur leur demande. » Les privilèges ne sont pas abolis à l'A.R. ; et la nuit du 4 Août... ?


Il est évident qu'un soldat, sous-officier,

Le Monolampe LECOQ

Montage unique Bté S.G.D.G. France, éfrang. Réception des concerts français et étrangers Démonstration sur eau et gaz. secteur, chez

Maurice Lecoq, SEUL Constructeur 23, rue de la Cristalleric — PANTIN
Tramways N° 21 et 29-A
Références incomparables — Références incomparables incomparables inco

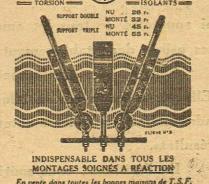SUPPORT DE SELFS SOCLE EN ÉBONITE AVEC LEVIERS DE MANŒUVRE D'AUTO FREINAGE CONSTANT & SANS == TORSION == ISOLANTS



En vente dans toutes les bonnes maisons de T.S.F. RIBET & DESJARDINS

CONSTRUCTEURS 19. Rue des Usines, à PARIS-IV-Demander la notice illustrice e L'UTILISATION DES FICHES ET DES JACES EN T. S. R. **MENVOYÉE FRANCO N** 

ADOPTEZ LES MARQUES :

OPTIMA comme bobines de Self

Haut-Parleurs

S.I.D.P.E.

en transformateurs : ADIOR CONSORTIUM, 15, rue Montmartre, PARIS

ou officier subalterne ne doit pas dans une armée démocratique profiter des avantages réservés aux « hautes personnalités offi-cielles » ! Il est vrai que les Foyers du sol-dat et les salles de réunions dans les camps permanents ne sont pas exclus du paradis sans-filiste, mais chacun sait que pour bien apprécier une audition le véritable amateur doit être seul devant son poste.

L'article II parle des « références commerciales ». Seront naturellement interdits au les rectes contraturellement interdits au les rectes constitues de matérial.

tous les postes construits avec du matériel émanant d'une maison mal vue en haut lieu. Cette exigence est pour le moins mal-adroite. Le mot « combine » a failli tomber de notre plume...

L'article IV est inouï. On nous autorise (on : haute personnalité, naturellement) à installer un poste ; après installation le Chef du Service Interallié des Transmis-sions peut vous interdire l'écoute en refusant le permis. Remboursera-t-on '

L'article VII, deuxième paragraphe, invite les récepteurs à dénoncer les postes d'amateurs faisant de l'émission. Voyezvous les « hautes personnalités officielles » faisant œuvre de délateurs ?

En prenant l'article VIII à la lettre, chaque fois que dans un C. 119 bis par exemple, on changera de bobines, il faudra pré-venir le Chef du Service Interallié des Transmissions. Pauvre Chef de Service!

L'article IX interdit l'alimentation du poste sur secteur. Pourquoi ?

La partie comique est donnée par l'artiole X: le haut-parleur obligatoire. C'est probablement dans le but, démocratique toujours, d'interdire les postes à galène.


Le onzième article est très juste, mais sera-t-il abonné par les fameuses « hautes personnalités »

Ne vous semble-t-il pas qqu'il y avait une Instruction plus rationnelle à établir ?
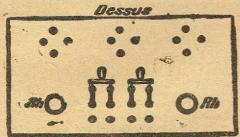
# la Sélectivité

(Suite.) Voir no 104 et 106.


5º Un transformateur blindé de préférence et ayant un rapport de transformation de 1 à 3 ou 5



80g. 6

6º Une résistance fixe de 80.000 à 100.000

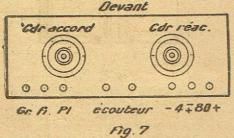ohms. 7º Une résistance fixe de 100.000 à 500.000



8º Un condensateur fixe de 6/1.000 de microfarad.

9º Deux inverseurs bipolaires.

**֎֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍** 



39, Rue Lafayette - PARIS (Angle rue)

TOUT CE QUI CONCERNE LA T.S.F. ET ACCESSOIRES

Rayon spécial pour la vente et la démonstration des apparails VITUS ACCESSOIRES DYNA

AMATEURS DE T. S. F. Ecoutez les concerts avec le



Le meilleur poste et aussi le moins cher Prix appareil nu : 225 Fr.

Catalogue d'apparells, 1 fr. 50 ; franco, 1 fr. 75 remboursable
Catalogue d'accessoires, 1 fr. 25 ; franco, 1 fr. 50 remboursable

10º 12 douiles de lampes. 11º Une self de choc (nid d'abeilles de 300

12º Une plaque d'ébonite de 6 m/m L=

m/m l = m/m.

13° Une plaque d'ébonite de 6 m/m L = m/m l = m/m.

14º Deux rhéostats de chauffage.

15º Huit bornes. 16º Une ébénisterie sans dessus ni devant, ces derniers étant remplacés par les plaques

17° Du fil nu de 20/10 pour les connexions interieures. Le panneau de dessus en ébonite supportera les 3 lampes, les deux inverseurs et les deux rhéostats.

Le panneau de devant supporte les deux condensateurs variables est les huit bornes. Ces deux panneaux sont indiqués par les figures 6 et 7.

Le montage de l'appareil sera effectué d'après le schéma de la figure 8 en rédui-sant le plus possible la longueur des différentes connexions, surtout celles de la pre-mière lampe et en s'efforçant à ne pas faire de croisements et à ne pas trop rapprocher les fils les uns des autres. L'appareil récepteur ainsi obtenu sera

placé à l'intérieur du cadre décrit précé-

### ACCUMULATEURS PILES

- Rue Tronchet - 2

PARIS-MADELEINE

demment et les fils de ce dernier seront respectivement reliés aux bornes correspondantes de l'appareil.


Si on le désire, on pourra monter le ca-dre sur un socle à l'intérieur duquel seront placés les accumulateurs et les piles d'alimentation.

La manœuvre de l'appareil est très simple, il suffit de placer le condensateur de réaction à la limite d'accrochage et de cher-cher le poste à l'aide du condensateur d'accord. On cherche ensuite le maximum de rendement en réglant le condensateur de

Il ne faut pas oublier que le récepteur ainsi décrit est très sélectif et que par suite les accords sont très pointus. Il faudra donc rechercher les postes éloignés exclusive-ment à l'aide du vernier et en le manœuvrant très lentement.

Il faudra aussi prendre soin de diriger l'axe du hobinage du cadre perpendiculaire-ment à la direction du poste à recevoir. Si ce poste est assez puissant et que sa direction soit différente de celle d'un autre poste émettant sur la même longueur d'onde, le cadre pourra d'ailleurs fournir une sélection supplémentaire par son effet direc-


R. ALINDRET.

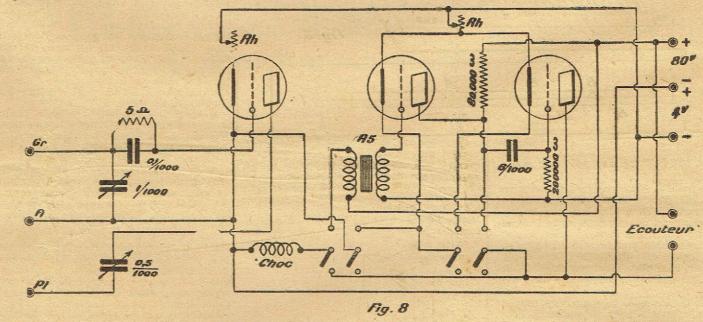
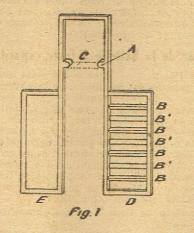
# accumalateurs de plaque

LES ACCUMULATEURS PRATIQUES

A ceux qui ne reculent pas devant la construction des éléments d'un poste, nous soumettons ces essais qui, avec un maté-



riel restreint nous ont permis de combler au-delà de nos espérances, quelques pro-blèmes posés par la modicité de nos finan-

le rendement immédiat d'un type industriel; car nous ne pouvons fabriquer pratiquement que les accus genre Planté.

Nous avons réalisé avec l'aide de bons conseils deux types d'accus répondant aux besoins d'un poste récepteur T.S.F., et ce pour un prix modique.

Le moulage, peu employé par l'amateur, est d'une simplicité enfantine, quand il s'agit de modèles peu compliqués de formes et de dimensions

N'étant pas mouleurs de profession, tous les travaux décrits ont été parfaitement réussis; ce qui démontre que ce travail est a la portee de tous.

Il nous faut tout d'abord nous procurer un ou deux modèles de plaques du type à réaliser. Nous gratterons avec minutie l'oxyde, en respectant la monture en plomb, car il nous la faut intacte et propre.

Pour un accu de 80 volts 0 AH 25, les plaques accouplées ou cavaliers seront les plus pratiques; il existe d'excellents modèles dans le commerce (fig. 1).

L'accu de 4 volts aura intérêt à comprendre des plaques de batteries dites automobiles, dont la robustesse est une garantie

Les accumulateurs coûtent fort chers, et ceux que nous faisons d'ordinaire n'ont pas

La solidité des plaques industrielles est dûe à la présence de barres de plomb triangulaires, dont la base se trouve à mi-épais-

seur de ces plaques, moitié tournées d'un côté B, moitié de l'autre B', ce qui assure un bon support aux oxydes (fig. 2). Nous allons voir maintenant la fabrication de ces modèles. Elle se décompose en trois phases ne présentant aucune difficulté sé-


1º Le moule; 2º Moulage des plaques; 3° Empâtage et séchage.

Pour nous faire la main et parce que plus facile, nous commencerons par le modèle

Les matériaux à employer sont:

1 livre de plâtre à modeler, une 1/2 livre de minium; une 1/2 livre de litharge et 1 kilo de plomb. Nous avons utilisé le plomb d'une batterie hors d'usage, mais le tuyau à eau ou à gaz nous a donné les mêmes résultats. Enfin, 40 tubes de verre (aspirine ou au-

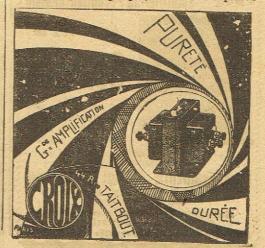Le moule. — Nore plaque bien propre, graissons la légèrement avec de l'huile ou du pétrole, et dans une boîte de 4 cm. de haut et plus grande de 3 cent. en long et en large que la plaque, mettons du plâtre



Les meilleures pièces détachées

F. CHEVROU, dépositaire, 217, aven. Gambetta, PARIS (20°)

Toutes les expéditions sont faites sous 48 heures maximum.

Commando Réaction

Condensateur Shunte


-Rheostat

- DETAIL -

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Les meilleures marques centralisées aux mêmes prix que les fabricants

ehez A. PARENT

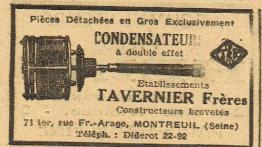

gâché clair jusqu'à la moitié sculement. Sur une table hien horizontale, tapons la boîte, de façon à bien étaler le plâtre. En-suite nous prendrons la plaque au moyen d'une pince et la laisserons s'enfoncer à plat dans le plâtre à mi-épaisseur (fig. 2 et 3); celui-ci prenant assez vite, et avant qu'il ne soit trop dur, nous gratterons ce qui aurait pu déborder sur les barres supérieures. Voir en A (fig. 2 et 3) le niveau du plâtre,

Laissons sécher une heure environ, huilons toute la surface du plâtre, et, ce qui apparaît de la plaque, c'est-à-dire toute l'épaisseur des barres supérieures Recou-lons du plâtre de façon à remplir la boîte jusqu'au bord. (Bien faire pénétrer le plâ-tre dans les barres, et taper la boîte sur la table pour faire monter les bulles d'air.)

d'humidité, et préparons pendant ce temps un étau ou une presse à bois et deux planchettes épaisses (fig. 5). Notre plomb sera cassé en morceaux assez petits, car nous ne fondrons que la quantité nécessaire pour une plaque. Une cuiller en fer sur le gaz, ou une petite casserole de même metal, nous serviront le creuset. Le moule tiède sera serré, pas trop, entre les deux plan-chettes, et les mâchoires de l'étau, puis Il ne nous reste qu'à laisser une paire nous ferons couler un filet de plomb bien

Avec un DIOVARIO.

Reaction

et une planchette support de lampe.

RADIO-LAFAYETTE (SARTONY, Directeur)

35, rue Lafayette (augle rue Lafitte, près Opéra).

et étrangères. Catalogues franco 0 fr. 50

Le plus grand choix de pièces détachées fra nçaises

Ebarbage, - Enlever au moven d'un vieux couteau les bavures tout autour de la plaque; ce qui peut se trouver à l'intébarres maintiendra mieux l'oxyde.

75.90 Total 103 fr. 90

Yous aurez un pos-permettant la des ondes de 15 mètres

la reception

Planer et redresser les plaques qui sont déformées.

Empâtage. - Dans un bol, délayons épais du minium en poudre (éviter les grumeaux), et dans un autre, de la litharge avec de l'acide sulfurique à 22°, c'est-à-dire avec l'électrolyte d'un accu. C'est la solution la plus économique.

Sur une plaque de verre posons un des cavaliers, et à l'aide d'un bout de bois taillé en forme de pelle plate, étendre et tasser fortement la pâte de minium, retirons le cavalier en le glissant sur le verre, et reportons l'autre côté sur une autre plaque de verre, où nous étendrons la litharge.

Sur une corde bien tendue nous suspendrons nos plaques. Après quinze jours de séchage nous nous trouverons en possession d'une cinquantaine de plaques prêtes à l'emploi. Nous avons remarqué qu'il y avait intérêt à tremper les plaques doucement dans l'acide à 22°. En les trempant trop vivement l'air contenu dans l'oxyde n'aurait pas le temps de sortir et ferait fendiller et éclater toute la mousse. Quand le bouillonnement est terminé, remettre à sécher quelques jours.

Montage. — Pendant que nos plaques

sécheront nous allons confectionner le cof-fret destiné à réunir les éléments. Diffé-rents systèmes ayant déjà été donnés dans l'Antenne, nous n'y reviendrons pas.

Nous décrirons rapidement celle que nous employons. Les tubes sont rangés par rangs de dix, avec une borne à chaque rang. Il est bon de prévoir un tube supplémentaire à chaque rang, de façon à pouvoir faire les connexions dans le pétrole.

Nous avons percé nos trous dans une feuille de carton au moyen d'une mèche à bois (voir fig. 6). Il est nécessaire de prendre exactement ses distances, de façon à ce que les cavaliers reposent bien par leurs ergots sur le haut des tubes. Nos sépara-tions sont constituées par des morceaux de

celluloïd percés de trous, ou par de vieux séparateurs d'un accu hors d'usage. Ils tiennent toute la hauteur du tube.

A la première charge, cette batterie nous a donné 5 heures de fonctionnement, et à la troisième charge, sa capacité était normale. Le prix de revient est de 18 francs. Il y a dix mois qu'elle est en service: une y a dix mois qu'elle est en service; une seule plaque a été mise hors d'usage. Sur trois lampes, elle nous donne douze heures d'écoute environ.

Des essais de moulage de boutons-cadrans américains, tiges de manœuvres, flasques de condensateurs, sont en cours; par l'intermédiaire de l'Antenne nous vous ferons part de nos résultats.

### Cas de la batterie à forte capacité

Les Plaques. - Nous achèterons une ou deux plaques du commerce de la dimension voulue, et nous les adapterons de la maniè-re suivante. Nous scierons une plaqque de 2 cm. en moins que la largeur du bac, puis la barre épaisse du bas ; ensuite nous ajou-terons un morceau de plaque découpé dans une autre et nous le rapporterons en bas de la précédente de façon à obtenir la hauteur suffisante. Nous souderons le tout à l'étain en ajoutant sur le côté et en bas

les barres épaisses (voir fig. 1). Un coup de lime aux soudures effacera les bavures.

Cette plaque une fois constituée sera une de nos électrodes, une autre identique formera le cavalier au moyen d'une barre de même section les assemblant (voir fig. 2).


242, fg Saint-Martin, PARIS. Tél.: Nord 88-22 Pavilion col de cygne avec pied...... 52.50
Bouchon antenne. 6.75
Demander tarif de gros de décolletage. Tarif M contre 0.25. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Moule. - Nous renvoyons maintenant le

- GROS -

lecteur à notre précédent article au sujet de la confection du moule, de la coulée et de l'empotage. Nous ajouterens seulement ces quelques remarques :

 Les dimensions du moule seront proportionnées au modèle employé; dans tous les cas laisser une épaisseur suffisante pour la solidité du moule ;

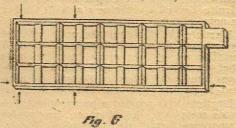2. — La coulée, ne l'oublions pas, devra se faire en une seule fois, donc, nous choi-



sirons un récipient pouvant contenir la quantité nécessaire de plomb fondu;

3. — Le plomb sera quelconque, quoique le plomb antimonié soit préférable ici ; - Soigner particulièrement l'empâtage et laisser sécher un bon mois.

Montage. - Nous laissons aux soins de chacun le montage de ces batteries.

Les isolateurs de vicilles batteries pourront servir en les taillant à la dimension des plaques. Ou bien on peut employer un tube de verre de 3 ou 4 mm, de diamètre placé de biais dans le bas entre les deux plaques.


Nous figurons d'ailleurs deux éléments réalisés de chaqque façon. Leur capacité sera calculée experimentalement en les faisant débiter pendant dix heures sur des résistances connues. La résistance correspon-dant à la décharge en dix heures représentera le dixième de la capacité totale.

Nous n'avons réalisé que deux éléments, n'ayant pas l'utilisation d'une telle capa-cité, et les résultats obtenus avec ces quavolts ont justifié nos prévisions.

L'utilisation de ces éléments permet d'envisager la tension plaque réception et émis-sion à un prix modique ainsi que l'alimen-tation des lampes à faible consommation.

Les bacs. - Les bacs en verre nous semblent la meilleure solution, vu leur bas

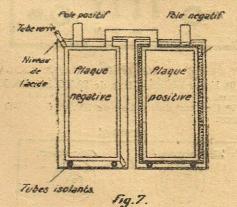De simples flacons rectangulaires (25 centimes) nous ont fait de superbes bacs. La manière de les couper dépend de la qua-



lité du verre, chose assez difficile à recon-naître ; le mieux est d'essayer. Voici :

1° Emplir le flacon d'eau jusqu'à la hau-teur voulue et à cet endroit faire un tour avec une corde fine imbibée d'alcool à brûler. Mettre le feu, quand la chaleur dégagée est assez forte. Le verre se fend à hauteur de l'eau.

Régulariser le bord au moyen d'une lime trempée dans de l'essence de thérébentine.

Le second procédé est beaucoup plus long. Avec un tiers-point imbibé de thérébentine, limer tout le tour du flacon et dans la petite rainure écraser une goutte de plomb fondu. Si le verre ne se coupe pas entiè-rement, renouveler l'opération à l'endroit récalcitrant. Ebarber à la lime comme plus



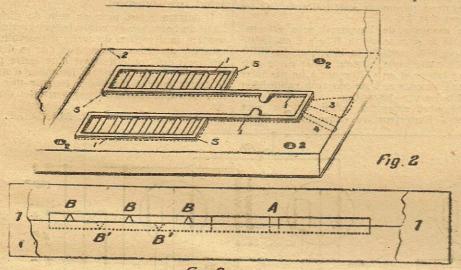


Fig. 3

d'heures, sur la porte d'un four par exem- liquide jusqu'à ce que le trou de coulée ple.

Démoulage. - Nous voici rendu au point le plus délicat de notre ouvrage. Après avoir arraché le carton qui enrobe le moule avec un couteau pointu, nous creuserons la ligne de jonction des deux couches de plâtre et nous enfoncerons notre couteau, en faisant levier, sur différents points de la périphérie, bien doucement par exemple, de façon à ne pas briser les détails du mou-

Ceci fait, détachons la plaque au moyen d'une épingle que nous piquerons à l'en-droit du trou de coulée ou de l'évent, qui seront creusés à la partie supérieure du ca-valier ou de la plaque, l'un à droite, l'au-tre à gauche, après le démoulage seulement

Le trou de coulée doit être du même dia-metre que la section de la plaque, et aller en s'évasant en entennoir vers l'intérieur. L'évent est tout simplement fait de même section que la plaque.

Nous voilà donc en possession d'un moule en deux parties, dont l'une épousera les inégalités de l'autre, fermant ainsi hermétiquement. Nous pouvons aussi, avant la deuxième coulée, percer 3 ou 4 trous coniques avec un crayon de chaque côté de la plaque, la deuxième coulée les comblera et nous aurons alors deux parties, mâle et

Ce moule nous permettra de couler une cinquantaine de plaques-cavaliers, à condition de démouler les pièces avec prudence. Si votre moule présente des défauts,

n'hésitez pas, recommencez, le plâtre ne coûte pas cher.

Coulée. — Notre moule ayant séché pendant 24 heures, nous le mettrons à une chaleur douce, afin de chasser le reste

supprimer les brouillages amplifier la réception choisie Employez le


n'entendre au meme momen' qu'un seul poste el en renforcera la réception

Démonstrations tous les mardis sois à partir de 9 heures 1/2 aux

Etablissements Schugt et Hummel? 43 bis, Boul. rishri-IV, PARIS (4°) Tel. Arch 67-50 TRANSFORMATIONS — MONTAGES TRANSFORMATIONS - MONTAGES
GROS - DETAIL
REVENDEURS, Gonsuitez-nous


Se méfier au premier coulage des traces d'humidité qui projettent des gouttes de

Laissons refroidir une minute et démou-

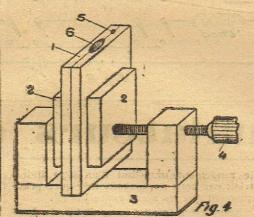

lons délicatement, il ne nous reste plus qu'à recommencer l'opération autant de fois qu'il est nécessaire.

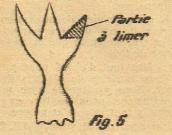
S'il se produit trop de bavures, c'est que



notre moule n'est pas en place ou insuffisamment serré.

Si la coulée ne se fait pas bien, faire des lumières L aux endroits indiqués sur la figure 2 (5) en traçant à l'aide d'une épingle de simples raies.
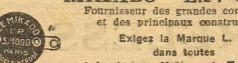
> CONDENSATEURS FIXES, RESISTANCES L.P. OMEGA MIKADO Fournisseur des grandes compagnies



et des principaux constructeurs Exigez la Marque L. P.

les bonnes Maisons de T. S. F.

Condenseurs uxes au mica & LE MIKADO » de 0.05 à 3/1000.. 1.95 Résistances axes étalonnées OMEGA . toutes valeurs ... 2.25 Prix sur demande de capacités de 3-à 10/1000 ETALONNAGE ET FIXITE GARANTIS

Exposition de T.S.F. 1923, Médaille d'argent, — Exposition de T.S.F. 1924, Médaille de vermeil. — Les plus hautes récompenses accordées aux pièces détachées. — Agents en Belgique, Hollande, Suède, Italie, Espagne.



PRIX: 12 francs


<del>ଓଡ଼ିଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୟର ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୟର ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୟର ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱର ବି</del>

haut. Les bacs en bois sont commodes à réaliser si on dispose d'une petite scie circulaire ou bien on peut faire débiter les planchettes par le menuisier.

Ces boîtes sont clouées et enduites de quatre couches de bitume de Judée dissous dans l'essence de thérébentine.

L'étanchéité est parfaite. — Si le cellu-loïd n'était pas si cher il serait aisé de construire des bacs solides et surtout légers. Mais au prix où est beurre comme l'on dit l'

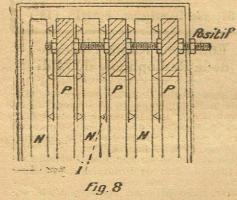N.B. — Le moule décrit plus haut ne per-mettra pas de confectionner la cinquantai-ne de plaques nécessaires à une batterie de N.B. -80 volts car la chaleur se dissipant moins rapidement que pour le petit modèle, à cause du plus grand volume de plomb, le



plâtre s'effritera plus rapidement: Il sera donc nécessaire de disposer d'au moins deux

ACCUMULATEUR DE 4 VOLTS 40 AH

N'ayant pas eu l'intention d'entreprendre ce genre d'accus, voici comment nous y avons été conduits.

Nous avons acheté dans un garage pour la somme de dix francs une batterie d'auto hors d'usage et nous n'espérions avoir que des plaques sulfatées et l'utiliser après

Hélas I après démontage des bacs, nous avons eu la surprise de constater : bris

**AVANT VOS ACHATS!** consultez le catalogue de la

plus importante Maison Française d'ACCESSOIRES de PRECISION Grands choix aux mellleura prix

EXTRAIT DU CATALOGUE

Deux Accessoires bien compris :

Notre CATALOGUE est envoyé à toute demande accompagnée de 0 fr. 75, adressée à

A. BONNEFONT

Constructeur PARIS - 9. Rue Gassendi - PARIS

VARIOMETRE

pour longueur d'onder de 150 à 600 mètres conception mécanique

de 150 à 600 moures.
conception mécanique
parfaite, sans 30 fr.
disque support disque 75 m/m
support disque fr.
60 m/m

RHEOSTAT VERNIE

80 ohms, pour lampes RADIO MICRO ou une lampe ordinaire

11.50

# Le "Super C-119 bis"

est l'appareil sérieux

qui donne entière satisfaction pour la réception des radio-concerts français et étrangers

G. PATARD. Constructeur

189, AVENUE GAMBETTA PARIS

des plaques, chutes des oxydes, etc. Cette batterie était réellement hors d'usage. Nous avons donc résolu d'appliquer le mode de fabrication qui nous avait si bien réussi jusqu'alors pour nos batteries de plaque. Par bonheur, une plaque positive était intacte (tout au moins l'armature). Avec cette plaque bien propre et débarrassée de ses oxydes il nous a été facile d'obtenir un moule parfait. Avec ce moule nous n'avons pu couler que quatre plaques seu-lement, toujours la chaleur ! Il nous a donc fallu trois moules pour obtenir nos douze plaques nous disons douze, car l'accu contenant quatorze plaques, dont huit négatives plus minces que les positi-ves et nous n'aurions pu utiliser les bacs. L'accu a subi de ce fait une diminution de canacité

capacité.

Nous avons seigné l'empâtage et placé chaque plaque entre deux planchettes garnies de papier buvard et avons laissé le tout serré dans un étau pendant deux

Au bout d'un mois de séchage et après avoir percé d'un trou de 4 mm. l'oreille des plaques, nous les avons assemblées en intercalant les isolateurs du vieil accu, par de la tige filetée munie de boulons (voir fig. 8) et replacées dans les bacs. Un gros

fil relié à chaque groupe de plaques nous

a permis de faire les connexions.

Nous aurions pu replacer le dessus des bacs et serrer chaque fil de plomb sous une borne, mais la batterie étant rechargée sur place, nous avons négligé ce perfectionne-

ment.
Il nous a fallu 15 francs d'oxydes pour empâter toutes ces plaques ce qui donne comme prix de revient 25 à 30 francs envi-

ron, plus... notre peine.

Malgré les avantages de l'alternatif nous restons fidèles aux accus surtout pour la merveilleuse détectrice à réaction et les amateurs qui auront la patience d'entre-prendre ces petits trapaux par parentre ces petits trapaux parendre ces petits trapaux parentre ces petits trapaux parentre per l'accept de la contraction de la prendre ces petits travaux ne regretteront pas leur temps qui d'ailleurs sera large-ment compensé par le plaisir d'avoir mené cette tâche à bien, sans compter l'économic de fonds réalisée.

Nous espérons avoir réussi à intéresser nos amis amateurs par ces quelques essais qui nous ont donné entière satisfaction. Il est évident que des accus de toutes

formes et capacités peuvent être réalisés sur ces données sans toutefois prétendre à concurrencer les produits de l'industrie qui ont pour eux l'expérience acquise et le ma-

André GRISVARD,

# Etude sur la résistance de grille

Afin de permettre aux amateurs de perfectionner leur poste, je viens dire quelques mots d'un organe souvent négligé et même considéré comme inutile par quelques sans-filistes : la résistance de 4 ou 5 mégohms intercalée entre la grille de la détectrice et le plus 4 volts pour favoriser la détection.

Après de nombreux essais, j'ai constaté que le rôle de cette résistance est très complexe et son utilité incontestable.

Pour bien se rendre compte de son fonctionnement il importait de monter un poste sans aucune résistance de grille et de dis-poser à l'extérieur du poste un petit disposi-tif en ébonite relié par deux bornes graphi-tées aux douilles plus 4 volts et grille de la lampe détectrice. Il ne restait plus qu'à écouter une audition sur une antenne et à régler avec un crayon le trait de graphite

à tracer entre lesdites bornes.

Sans trait de graphite, l'audition existe souvent, très faible et instable cependant. Dès que l'on commence à crayonner - très doucement — la voix du speaker prend de l'ampleur, devient plus forte et s'arrête à un maximum de netteté pour décroître ensuite si l'on continue à graphiter. En même temps que l'audition, il faut surveiller l'ef-fet de la réception électromagnétique sur le circuit de résonance. En effet, plus l'on aug-mente la valeur du trait de graphite, plus l'on constate que l'accrochage devient brul'audition, en particulier si celle-ci est sur onde courte et lointaine.

De mes expériences j'ai relevé deux points

principaux, qui doivent servir de base à fa construction d'un poste par les amateurs:

1º Pour les émissions sur ondes courtes tenir un accrochage doux, progressif et régulier, que la résistance de grille soit très forte (trait de graphite léger, que l'on corrige avec une gomme douce le cas échéant).

2º Pour les émissions à grande puissance, sur grandes ondes, il faut que la résistance soit plutôt faible (trait de graphite plus fort) e, il laut, pour on


Il y a donc intérêt, d'après les expériences qui précèdent, d'employer deux résistances de valeurs très différentes, suivant que l'on veut entendre des stations éloignées sur ondes courtes (Anglais, Belges, Italiens, Al-lemands) avec un maximum de pureté, ou des stations rapprochées à grande puissance sur ondes longues.

Ainsi qu'on le voit, on est loin de la conception naive de certains amateurs qui se figurent que la résistance de grille est un organe négligeable et qu'on met dans son poste parce que c'est la mode.

Une erreur encore plus répandue consiste à employer dans la construction des postes une résistance toute faite que l'on n'a qu'à placer entre plus 4 et grille pour avoir une détection parfaite sur toutes les ondes. Les Anglais, gens pratiques, ont constaté le phé-nomène depuis longtemps et certains constructeurs avisés emploient deux résistances, bien calculées pour le poste construit et que l'on peut mettre en circuit à volonté au moyen d'une petite manette à deux plots.

Pourquoi serions-nous en retard sur les Anglais? et pourquoi n'employons-nous pas aussi les deux résistances indispensables aux ondes courtes et longues

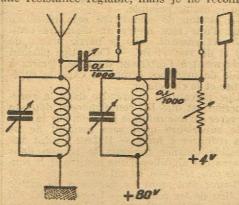Un moyen pratique consiste à employer une résistance réglable, mais je ne recom-



mande pas ce genre d'appareil, car celui que j'ai essayé et dont je tais la marque ne permettait pas d'amener la résistance de grille à l'infini. Le minimum donnait au moins 10 mégohms, ce qui est encore trop pour certaines lampes peu vidées.

En ce qui concerne la stabilité des appareils à résonance, il y a beaucoup à faire sur ce terrain. Je retiens des doléances formulées par de nombreux amateurs que la plupart des postes à résonance ne peuvent pas « décrocher », surtout sur les ondes courtes ». J'ai construit moi-même, un poste à résonance et même plusieurs pour les amis et je suis parvenu très parfaitement à



Vous ne ferez des montages propres -:- qu'avec les -:-

# TIGES CARRÉES"

En brins de 0m70 12×12 étamé. 30 fr. le 100. En couronne ...... 38 fr. le kil.

supprimer les accrochages intempestifs ayant l'accord des deux circuits réonance et primaire: 1° en faisant moi-même ma résonance de grille au graphite, réglée sur les ondes courtes et 2° en intercalant entre la grille de la lampe à haute-fréquence et la bobine d'accord antenne un petit condensateur fixe de un dixième de millième.

Après avoir fixé ce petit condensateur à sa place indiquée (voir schema), je n'ai eu qu'à régler ma résistance de grille avec un crayon tendre, et j'ai obtenu la pa aite stabilité du poste aussi bien sur ondes courtes supprimer les accrochages intempestifs

bilité du poste aussi bien sur ondes courtes que sur ondes longues. Le poste est ainsi neutrodyné et la lampe haute-fréquence n'oscille plus même sur l'accord exact de la résonance avec le primaire. On obtient ainsi des réceptions d'une extrême pureté, aucune friture dans la détection grâce à la grille réglée d'une façon parfaite et suppression de l'oscillation paracite grâce à l'accord sion de l'oscillation parasite grâce à l'amortissement léger créé par le condensateur fixe d'un dixième dans le circuit primaire.

Avec ces procédés un poste à résonance donne vraiment son maximum de rendement et l'on peut accorder son poste exactement sur l'émission cherchée sans claquements, ni sifflements, puisque la lampe n'oscille pas. Londres, Rome, Bruxelles et toutes les autres stations sont reçues en haut-parleur avec une force inouie et sans la moindre friture tout en n'employant la moindre friture tout en n'employant qu'une antenne de 20 mètres. DUTORDOIR,

# LE QST FRANCAIS Nº 14

est en vente partout depuis le 31 Avril

SOMMAIRE:

La Radiophonie et les Phénomènes de pro-pagation (suite) (Général Cartier), page 58. — La Téléphonie sans fil (suite) (Lieu-tenant de vaisseau A. Blanchard), page 71. — Réalisation d'une détectrice à réaction (Henry Etienne), page 83. — Sur l'utilité d'un milliampèremètre (Professeur Marcel Moye), page 87. — Un récepteur pour ondes courtes (Léon Deloy) f8AB, page 98. — La réception chez f8BF (Gaston Lacroix), page 92. — L'ondemètre pratique de l'amateur (L. Cazenave), page 94. — Le poste XOX (Sous-lieutenant de génie Henrard), page 97. — Réalisation d'une turbine synchrône (A. Planès-Py), page 98. — Quelques perfectionnements 71. — Réalisation d'une détectrice à réacpage 98. — Quelques perfectionnements au Reinartz (C. Tavaniotis), page 102. — La batterie de plaque parfaite (R. Toussaint), page 105. — Les voltm(tres et ampèremètres à courant alternatif (suite et fin) (par Lemarco Cez), page 107.

Réclamez-le à votre marchand habituel le premier jour de chaque mois

PUBLICATIONS HENRY ETIENNE 53, rue Réaumur, PARIS

### Etabl. RADIO, R.C., Const<sup>rs</sup>

2, rue Belgrand, LEVALLOIS-PERRET Spécialité de Condensateurs variables 1/1000 ordinaire, 31,50; subdiv., 44 fr. Rhéostats de chauffage ordin.: 6,75 Remise aux Constructeurs et Revendeurs

LAMPES T.S.F. REGENERÉES Spécialités : RADIO-MICRO ET JUNOT OURY et Cie 6, RUE DEGUERRY :: PARIS (XI.) Achat dans les meilleures conditions de lampes T.S.F. brûlées

LES MIEUX FAITS CAPACITE GARANTIE

LES PLUS PRECIS 0,00001 mfd a 0,01 mfd.

EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS DE T.S.F.

R.C. Seine 266,232

Téléph. : Neuilly 17.25



# UN DÉTECTEUR PRATIQUE

Je viens tout d'abord vous remercier d'avoir si rapidement inséré ma lettre donnant la manière de se fabriquer un détecteur économique et à peu près indéréglable (n° 108, page 234). Je viens ensuite par la présente apporter quelques utilisations pra-

tiques à ce détecteur.

Un de mes amis s'étant plaint à moi du fil souple antenne pointe qui, paraît-il, s'enroule autour du tube et empêche la manœuvre, j'ai pensé que les lecteurs de l' « An-

tenne » pourraient aussi s'en plaindre. Voici diverses facons de supprimer ce fil :

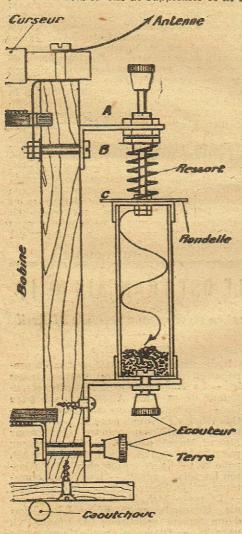


Fig 7

Les galéneux qui utilisent comme self une bobine à curseurs trouveront toutes les ex-plications dans le croquis n° 1 qui est assez détaillé.

En adjoignant à n'importe quel détecteur



Vous aurez Instantanément la détection la plus fine et la plus stable grâce aux pointes ultra-fines interchangeables

Prix: 6 fr. 50

00 Ateliers GYPE

38, rue du Mont-Thabor, 38


PARIS (Ier) et toutes les bonnes maisons de T.S.F.



Voici cependant quelques explications complémentaires

La partie AB sera une tige filetée, creuse et d'un diamètre intérieur plus grand que

Bouton isolant

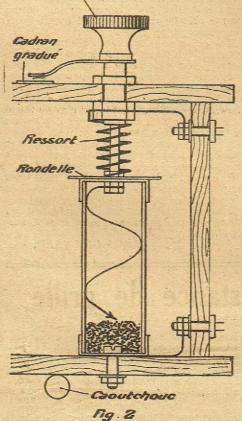

celui des boulons de bornes ordinaires. -On peut se procurer cette tige d'après certaines petites manettes à 1 franc 65 environ. La partie BC sera un ressort d'une longueur et d'un diamètre choisis suivant les dimensions de la bobine; ce ressort assurera un contact parfait pointe antenne. — La rondelle de cuivre située sur la capsule supérieure est facultative ; son rôle est de préserver ladite capsule de la poussée du ressort BC qui pourrait, cette capsule étant très peu résistante, la déformer rapidement. — Cette capsule sera choisie très mobile sur le tube de verre tandis que l'autre le

sera le moins possible. Le bouton de manœuvre sera placé au bout d'une tige filetée du diamètre ordinaire et passant dans la partie creuse de AB et du ressort BC. — Cette tige passant légèrement à l'intérieur du tube tiendra à l'aide de quelques écrous la capsule supérieure et le chercheur.

Une précaution à prendre dans la construction est que BC complètement détendu n'exerce qu'une minime pression sur la capsule supérieure qu'il sera prudent de ne pas enfoncer à fond. — Il faut autant que possible tourner toujours le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre et le soulever très, très peu, ce qui fera au chercheur effleurer seulement les morceaux de galène au lieu de les remuer. - Le rssort BC, s'il est bien fait, se chargea de le replacer en bon contact.

Pour un poste dans une bcîte on peut adopter le même système sur l'un des côtés latéraux ou bien prendre le second schéma qui ne nécessite aucune explication si ce n'est que de le soigner plus encore que le premier, car on ne pourra pas le retou-cher facilement étant à l'intérieur de la

Jean KOCH.

### ON NOUS ECRIT

Fervent de votre journal et voyant que vous donnez toute intitude aux galéneux pour leur montage, je me suis permis de vous soumettre le mien.

Antenne : gouttière ; terre : gaz.

Avec mon poste ci-dessus je sélectionne les quatre postes parisiens comme suit :


Radio et Tour: manette 1 et plot n° 1, sélection avec manette n° 2; Radio: très audible; Tour: très bonne réception.

P.T.T.: manette n° 1 et plot n° 2, suppression des battements de la Tour. Finir accord avec manette n° 2. Très fort au casque.

P.P.: manette n° 1 et plot n° 3; accord manette n° 2. Très fort au casque.

La condensateur variable est très rudi-

Le condensateur variable est très rudi-

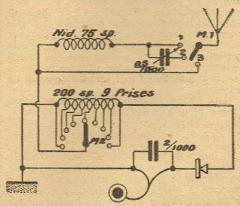


mentaire : dans une plaque de zinc j'ai dé-coupé 11 lames de 10 cm. de long sur 4 de large et j'ai fait le condensateur à air et à tiroir qui figure sur le schéma. Je suis près de la Bastille sur cour au 5°

étage.

Etant lectrice assidue de l'Antenne je vous soumets le schéma de mon appareil à galène ; peut-être intéressera-t-il quelques

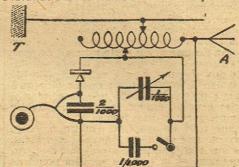J'habite à la place d'Italie. Mon antenne est constituée soit par le courant électri-que, soit par le gaz. Je reçois tous les postes parisiens parfaitement et je peux éliminer P.T.T. de P.P. et Radiola. F.L. est reçu beau-




coup plus fort en joignant le gaz et le cou-rant sur la bonne antenne. Ma bobine est à deux curseurs de 30 cm.

de long et 31 de tour.

Mon appareil est entièrement monté en fil souple lumière.

Ce poste revient à environ 130 fr. avec un

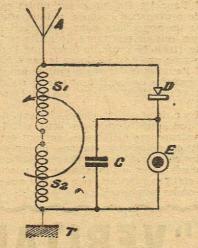Je crois bien faire en vous adressant des détails de construction sur mon poste à galène.



D'après le schéma ci-joint, vous pouvez voir que ce montage n'a rien d'extraordi-



DISTANCE

PUISSANCE

SURETÉ CLARTE

9,50 \$1 9,50 RADIO INTERNATIONAL, 40, RUE LAFFITTE, PARIS



### \* Galène du «Pierroi Chanteur»

Sélectionnée par un personnel d'élite sur appareils pendant les heures d'auditions, Sensibilité incomparable - Sonorité merveilleuse -

LE MORCEAU : 5 FRANCS Franco contre mandat-poste 5 fr. 50

général pour le gros et le détail ; ZECHT — RADIO-PEERLESS
56, avenue de Paris, 56 — VINCENNES

# GALÈNE Supersensible et Sélectionnée Garantie naturelle

Gros - Demi-Gros - Exportation PRIX SPECIAUX STELIGHT - PARIS

aux 43, r. Caumartin

Grossistes et Préparateurs Gut. 29-42

naire, mais il a l'avantage de ne pas revenir

à 30 francs (écouteur compris). L'accord se fait par variomètre simpli-fié. Voici les caractéristiques des différents organes:

organes:
S1 et S2: fonds de paniers amovibles, carton calendrier P.T.T. (!) ou amiante laquée (ce qui la fait ressembler au fibro-ciment), fil 4-10, 2 couches coton. L' « Antenne » a assez documenté les amateurs sur la question du couplage des selfs. Dans mon poste, l'account en faireit en felicient en faireit en felicient en la rape. l'accord se faisait en éloignant ou en rapprochant des paniers posés à plat sur la ta-

D: détecteur à galène ordinaire à double rotule, chercheur à galène « GR » ou « Cris-

tal B » à cristallisation fixe.

E: écouteur 2.000 ohms. C: condensateur fixe 1 à 4 millièmes.

DISPONIBLE : ECROUS, VIS, TIGES, DOUILLES BORNES, PLOTS, etc.

### LE DECOLLETAGE AUTOMATIQUE & INDUSTRIEL

61, rue Damrémont, PARIS (18°)

### **Emissions Radio-Toulouse** de la Radiophonie du Midi

Le poste Radio-Toulouse, Société régiona-le de la Radiophonie du Midi, poursuivant ses essais avec une puissance de deux kilowatts antenne, sur une longueur d'onde de 295 mètres a transmis dimanche 26 avril, de 15 heures à 17 heures 30, toutes les péripéties détaillées du match de football rugby, Championnat de France, qui se déroulait aux Ponts, Lumeaux lait aux Ponts-Jumeaux.

Cette radio-diffusion sportive a été entendue dans un rayon de 700 kilomètres et a particulièrement intéressé la population du Sud-Ouest.

Le poste Radio-Toulouse, émission de la Société régionale « La Radiophonie du Midi » a effectué un premier essai de nuit samedi 25 avril de 21 heures à 23 heures. A cette occasion, et entre autres, un orches-tre de quinze musiciens composé exclusi-vement de mandolinistes « les Fraters Mandols » se sont fait entendre.

Cette innovation a été particulièrement goûtée par les amateurs de musique. Ce concert s'est terminé par des auditions du célèbre violoniste M. Regensen et de Mile Baldocchi qui interpréta avec le plus grand art divers morceaux de chant.

# GALÈNE J. P.

ultra-sensible sélectionnée

Echantillon contre mandat 2 t. 75 et 3 f. 75

J. BRUNET

6 bis, impasse Boucher, PARIS (17°) PORTE DE SAINT-OUEN

# LES GALFNES

LA PLUS HAUTE RECOMPENSE Concours Lépine 1924

000 Employées par l'Etat

000

AGENCES à

ONDRES BRUXELLES BERLIN CHRISTIANA DUSSELDORF BARCELONE MADRID VIENNE ZURICH ROME

000

Conditions de Gros : UNIS-RADIO, 28, rue St-Lazare, Paris Téléph.: TRUD. 27-37



MM. André Docteur Lenain. Pelcé. Daubois. Poulain.

Muguet.
sont priés de nous donner leur adresse, afin que nous puissions leur faire parvenir les lettres que nous avons reçues à leur nom.

R. — Ex-chef de poste, Créteil.
R. — Si vous voulez fonder un radio-club à Créteil, donnez vos noms et adresse, nous

? M. Marette est prié de donner son adresse à l' « Antenne ».

Sous-lieutenant du Génie Henrard, est prié donner son adresse à l' « Antenne ».

2 A. 60. — Sauwels, Coutrai (Belgique).

R. — 1° Prenez une antenne en cage au sujet de elaquelle vous trouverez tous les renseignements nécessaires dans l'article de M. Berché, paru dans l' « Anetnne » n° 97.

— 2° Il est préférable que vous preniez des selfs interchangeables puisque vous désirez recevoir les petites ondes, vous ne serez pas ainsi gêné par les bouts morts.

R. — 1° Soudez votre self à une plaque ou grillage métallique enfouis à une profondeur de 80 centimètres à 1 mètre.

2° Prenez un condensateur fixe de 1 à 2.1000°

- 2° Prenez un condensateur fixe de 1 a 2·1.000°.

3° Branchez votre antenne directement sur la terre, en dehors des heures d'écoute.

4° Non, prenez des écouteurs d'au moins 500 ohms de résistance.

5° Vous trouverez tous renseignements dans la « Page des Galéneux » des derniers numéros de l' « Antenne ».

A. 62. - Géo, Toulouse.

R. — L'approche de votre main a ajouté à votre circuit d'accord la capacité qui lui manquait pour parfaire votre réglage, c'est ce explique votre meilleure réception à ce

moment.

— Prenez un condensateur à vernier qui vous permettra de mieux parfaire votre ré-

— Si les brins de votre antenne ne sont pas espacés d'au moins 1 mètre, il vaut mieux que vous n'ayez que deux brins au lieu de

Pouvez placer votre deuxième antenne.

2 A. 63. — Nemours Sabatier, Toulouse.
1. et 2. Voyez page 17 du numéro 79 de
1 « Antenne ».
3. à 5. Adressez votre demande de renseignements à O.D. auteur de l'article « A.B.C.
de l'alternatif », par l'intermédiaire de l' « Antenne » et en joignant un timbre pour la rénouse.

ponse.
6. Votre bobine n'a pas une self suffisante,
il faudrait un nombre de spires environ trois

7. Les lampes à gros filaments sont préférables, mais ne sont pas nécessaires et vous pouvez employer les lampes ordinaires.

2 A. 64. — Salerne, Paris.

R. — Vous pouvez employer le courant continu du secteur pour le chauffage et l'alimentation plaque de votre poste. Voyez à ce sujet les numéros 92 et 100 de l' « Antenne ».

Votre jeu de selfs est suffisant pour les postes que vous désirez recevoir ; la réception, des postes parisiens vous guidera pour le choix judicieux des selfs à faire pour chacun des autres postes.

R. — Richert, Strashourg.
R. — Envoyez-nous le schema exact du

montage de votre poste, sans lequel nous ne pouvons répondre à votre question.

2 A. 66. — Verner, à Chatou.

R. — Votre antenne extérieure est préférable, mais unifiez la longueur de chaque brin; vous l'améliorerez en employant la forme prismatique. En reliant votre terre par une bande de cuivre vous diminuerez la résistance et améliorerez encore le rendement de votre antenne. Revoyez le montage de votre C 119 bis, car vous devriez obtenir une meilleure réception. ception.

2 A. 67. — Robert, Paris.

R. — Vous trouverez la signification des abréviations employées en T.S.F. dans le numéro 3 du « Q.S.T. ».

L'heure donnée par les signaux horaires de la Tour est celle même du temps moyen de Greenwich (T.M.G.).

L'inscription des amateurs récepteurs sur la liste des indicatifs en R est gratuite.

A. 68. — Maubon, Tolbiac. R. — C'est Chelmsford relayé par Radio-Paris que vous avez entendu.

Rais que vous avez entendu.

A. 69. — Tevar 358.245.

R. — 1. Oui, vous aurez un bien meilleur rendement avec selfs interchangeables et condensateurs variables.

Ces monologues ne sont pas en vente et nous ne pouvons vous donner leurs titres.

nous ne pouvons vous donner leurs titres.

2 A. 70. — Favret, Paris.
R. — Branchez vos trois écouteurs en série, vous obtiendrez une réception égale de chacun de ceux-ci s'ils sont de même résistance et de même fabrication.
Les numéros 72 et 76 de l' « Antenne » étant épuisés, vous trouverez le renseignement que vous demandez dans le « Guide de l'Amateur » de MM. Veaux et Santoni, libratrie Eyrolles, 3, rue Thénard, à Paris.

2 A. 71. — Blanc, Lyon.
R. — Vous ne nous dites pas de quelle an-

tenne vous disposez. Vous ne pourrez obtenir de bons résultats qu'avec une détectrice à réaction suivie de 1 ou 2 basses fréquences (numéros 83 et 85 de l' « Antenne ») ou mieux avec un C 119 à 4 lampes au sujet duquel vous trouverez tous les renseignements nécessaires dans la brochure « Les C 119 » qui vient de paraftre

qui vient de paraître.

R. — Il vaut mieux en revenir à votre premier montage en C-119 bis avec selfs interchangeables. Votre antenne est bonne, il n'y a pas lieu de la changer.

— Nous ne pouvons vous donner ici de renseignements sur les accessoires de marque, reportez-vous aux annonces de l' « Antenne ».

A. 73. — Allart, Amiens.
R. — Nous ne pouvons vous donner ce renseignement, l' « Antenne » n'ayant pas de service d'écoute.

A. 74. — G. Corti, à Coudereau (Gironde).
R. — 1° Oui, mais avec antenne extérieure
d'au moins 25 mètres.

— 2º Revoyez votre schéma, les grilles des lampes amplificatrices doivent être reliées au pôle négatif de la pile de lampe de poche,

? F. 64. - Pigeard, à Berck-Plage.

R. — Il est assez difficile de supprimer le ronflement de l'alternatif dans le cas d'une détectrice à réaction. Nous ne pouvons vous indiquer un moyen de reconnaître la polarité indiquer un moyen de reconnaître la polarité de vos écouteurs que si vous pouvez disposer d'un milliampèremètre. Pour brancher un ampli BF à la suite de votre détectrice, réunissez les bornes de chauffage le + au + et le moins au moins. La borne 80 volts de l'ampli BF sera réunie à la borne + 80 volts de votre détectrice et encore suivant la construction intérieure de votre BF ce branchement peut ne pas être ufile. Branchez entrée de la BF à la place de l'écouteur dans le circuit plaque détectrice. Reportez l'écouteur dans le circuit plaque de la BF. Voue entendrez plus fortement avec une BF qu'avec une seule détectrice.

2 F. 65. — Lodého, à Cabourg. R. — Votre antenne a environ une longueur d'onde de 180 mètres. Vous pourrez recevoir avec elle les postes de Broadcasting sur tou-tes ondes (265 à 2.600).

F. 66. — R.A.M., Mainz (D.R.).
R. — La turbine synchrone en question peut facilement redresser du 1.000 volts.
— Pour renseignements vous pourriez vous adresser à l'auteur aux soins de l' « An-

tenne 5.

— Vous pouvez parfaitement essayer de monter l'ampli frquence moyenne d'un superhétérodyne en Réflex. Pas nécessité d'utiliser de batteries séparées.

F. 67. — Personnet, à Raon-l'Etape. R. — Nous vous conseillons la détectrice Grid Leak des numéros 83, 85. Prenez 80 élé-

ments.

F. 68. — Richard, à Paris.

R. — Si vous désirez simplement être revendeur, pas de formalités supplémentaires.

### ATELIERS DE CONSTRUCTION « Le Téléphone Sans-Fil »

EXIGEZ LA MARQUE DE GARANTIE Médaille d'Or NOMBREUSES REFERENCES



R. MENOT GRANDIN et MOREAU

Ingénieur, Successeurs

Son montage Radio-Universel P.U.4. Réception garantie de toutes émissions radiophoniques, Notre triomphe est la mellieure garantie du fonctionnement de nos appareils qui sont uni-versellement connus pour leur parfaite sélectivité et netteté, Fabrication de tous postes à galène et à lampes.

Ateliers, Bureaux et Siège social : 84, Rue des Entrepreneurs. — PARIS (15°)

COMMISSION EXPORTATION

ce que vous n'avez pas fait pour la lampe HF et la deuxième basse fréquence. Vous avez également mal branché ladite pile, ainsi que les bornes de sortie de votre transformateur de chauffage; voyez figure 8 du n° 95 de l' « Antenne » et le n° 102.

2 A. 75. - Hôtel Peennec, à Bénodet (Fi-

R. — 1º Il vous faut ajouter à votre poste deux lampes basse fréquence, mais vous au-riez un bien meilleur résultat en construisant un C-119 bis d'après schémas et renseignements que vous donnera la brochure « les C-119 et C-119 bis » qui vient de paraître. — 2° Longueur d'onde voisine de 140 mê-

— 3° Prenez pour la réaction un nid d'abell-les ou une self fond de panier de 75 spires pour les P.T.T. et 150 spires pour Fl et Radio-

Si vous désirez construire, il faut vous met tre en règle avec les questions brevets.

**2** F. 69. — Legoffre, à Billancourt. R. — Voici les pièces nécessaires à la construction d'un filtre pour placer après un système redresseur du courant alternatif : deux condensateurs d'au moins 2 mf et une self à fer de 50 henrys. Vous trouverez de telles selfs dans le commerce.

F. 70. — Chavel, à Paris.
R. — Vous avez entendu un poste français non autorisé. Même si nous connaissions son adresse nous ne pourrions vous la donner.

₹ F. 71. — G. W., 40.


R. — Un poste tel que vous en désirez un devrait avoir d'abord une antenne bien dégagée. Le poste d'amateur dont vous parlez doit revenir à 5.000 ou 6.000 francs. Mais vous pouvez naturellement établir quelque chose de moins coûteuex. Les pièces que vous

### Nouveauté sensationnelle

TRANSFORMEZ VOS PHONOGRAPHES EN HAUT-PARLEURS

en utilisant nos

Super-Récepteurs « AZED »

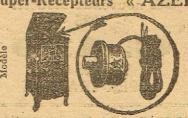

Remplacez le Diaphragma de votre Phono par notre Super-Récepteur « AZED ». Vous aurez ainsi un HAUT-PARLEUR puissant, :: :: clair et net. :: ::

Prix, complet : 75 francs PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES aux meilleurs prix

### COMPTOIR MODERNE

61, Rue La-Boétie :: PARIS (8º) (dans la cour à droite)
Téléph.: Elysées 84-88 :: R. C. Seine 252.947
Compte chèques postaux : N° 603-96 Paris

\*

pouvez vous procurer toutes faites sont les lampes, les transformateurs et les condensa-teurs haute tension. Les selfs existent dans le teurs haute tension. Les selfs existent dans le commerce mais il est préférable de les faire soi-même. Vous trouverez dans la collection du « Q.S.T. » toute une série de descriptions de montages émetteurs. La nationalité d'un poste émetteur se reconnaît à sa lettre de nationalité. Voir article dans numéro 94 de l' « Anteenne ». Il est difficile de se procurer une liste bien à jour des indicatifs américains. Les postes européens s'entendent plutôt avant minuit et les américains après minuit. Vous pouvez essayer de prendre les australiens le soir vers 18-19 heures les samedis et dimanches. et dimanches.

et dimanches.

— Voyez description du Reinartz universel dans l' Antenne ». La détectrice à réaction est certainement le meilleur montage pour la réception simple et sûre des petites ondes.

— Prenez 0,15-1.000 de mf.

— Pour ce qui est du fil d'antenne voyez article de M. Berché dans le n° 92 de l' « Antenne voyez de l' » « Anten

tenne »

2 F. 72. — Delaplace, à Ivry-Port.
R. — Nous vous envoyons numéro demandé.
— Pour une lampe ordinaire et 4 volts il
suffit d'un rhéostat de 5 ohms. Pour une
lampe à faible consommation prenez rhéostat de 30 ohms pour une lampe.

? F. 73. - Docteur Bedrune, & Criel-sur-

- En somme vous avez observé que le R. — En somme vous avez observé que le ronflement du secteur apparaît lorsque vous utilisez plus de 4 lampes. Ce défaut provient de votre filtre. Un filtre ne fonctionne que pour une certaine résistance du circuit d'utilisation ou plutôt pour une certaine bande de résistance dudit circuit. Il faudrait augmenter la capacité des condensateurs fixes qui compasent votre filtre. composent votre filtre.

2 F. 74. - J. Bonaz, à Grand-Croix. R. — Nous ne croyons pouvoir mieux faire que de vous conseiller la lecture des articles sur le superhétérodyne parus dans les numéros 7, 9, 11 et 13 du « Q.S.T. » français. Nous vous envoyons le numéro 65 et le numéro 50 de l' « Antenne » traitant de ce même monfage.

- H. Frédéric, à Paris.

R. — Il ny a pas d'analogie entre le cir-cuit 1 et le circuit 2. Pourquoi ne monteriez-vous pas un Reinartz ? Ce montage est par-fait pour les ondes courtes et très courtes. Voyez description du Reinartz universel dans l' « Antenne »

l' « Antenne ».

2 F. 76. — Pierre Kempt, à Francfort.

R. — Lorsque l'on redresse du 1.000 volts
efficaces, les condensateurs du filtre se chargent aux pointes du voltage, c'est-à-dire au
voltages max. On a donc en réalité du 1.432
volts en supposant négligeable la chute de
tension dans les kenotrons, ce qui n'est pas
vrai pratiquement. vrai pratiquement.

vrai pratiquement.

2 F. 7. — Henri Kolf, à Courbevole.

R. — Voici la méthode utilisée: le poste
8XX par exemple, qui veut appeler le poste
8YY, lance l'appel suivant: 3YY 8YY 8YY
de 8XX 8XX 8XX pse K. Le poste appelant
commeence par lancer l'indicatif d'appel du
poste appelé et fait suivre cet indicatif du
sien propre, les deux indicatifs sont séparés
par le mot « de ».

2 F. 78. — M. Tuival, à Toulon.
R. — I. Prenez de préférence l'antenne unifilaire. Elevez-la le plus possible au-dessus du toit ; dégagez et isolez avec le plus grand

par le mot « de ».

2. Oui.
2. Oui.
3. Prenez la série suivante de bobinages 3
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100 tors.
Jusqu'à 50 tours faites des bobinages à une seule couche cylindriques en fil 6/10 au

2 F. 79. — « Au Capitole «, Toulouse. R. — Ferons paraître horaire mis à jour d'ici quelques jours.

₹ F. 80. — H. Beillard, à Paris. R. — Nous ne pouvons vous préciser le poste que vous avez entendu.

F. 81. — G. Fichelle, à Douai.
R. — Votre observation est normale. Mais il faut savoir que la capacité de l'accu serait (très approximativement) égale au produit de la durée de la charge par l'intensité de la charge par l'intensité de la

Pouvez prendre pour votre ligne du fil nu, mais pour éviter la chute de tension trop importante, il est bon d'utiliser du fil de grosse section (30/10 de m/m par exemple).

₹ F. 82. — L. Bambon, à Toussieu.

R. — Trouverez tous les renseignements que vous désirez sur l'émission dans le numéro 12 de la revue « Q.S.T. Français ».

F. 83. — Michel Rossignol.

R. — Pour faire accrocher votre poste sur tous les degrés du condensateur d'accord, aug-

# la Puissante

Rudd

LA RADIOTECHNIQUE 12, Rue la Boêtie Paris. Téléph: Elysées 47-12a-13 Adr. tél: Radtechnar

# NATIONAL-RADIO

présente ses nouveaux modèles -:- 1925 -:-

### C. 119 TRANSAT SUPER-TRANSAT

Demandez le nouveau Catalogue aux Ateliers, 18, rue de Passy, PARIS (16°)

menter le nombre des tours dans la réaction. Prenez par exemple 15 tours au lieu de 10.

? F. — G. W. à M. R. — Nous ne pens R. — Nous ne pensons pas que l'émaillage des fils de cuivre soit à la portée des ama-teurs. Il serait préférable de vous procurer les fils tout émaillés dans le commerce.

F. 85. — Pierre Thiri, à Bruxelles. R. — Votre livre doit déjà vous être parvenu au moment où vous lirez ces lignes.

yenu au moment où vous lirez ces lignes.

2 F. 86. — J. de N.

R. — Les comptes rendus de visites de postes d'émission commerciaux ne rentrent pas dans le cadre de ce journal.

il est certain que la modulation de Chelmsford contente les plus difficiles. Il faut savoir que la pureté du « résultat » obtenu l'a été aux dépens de la puissance. La modulation de Chelmsford n'est pas très profonde.

Nous ne sommes pas aucourant des projets de la SBR. Le gouvernement belge devrait s'inspirer de l'exemple de son voisin septentrionnal. Cependant le poste Radio-Belgique n'est pas le dernier de la liste des « broadcating stations » européennes, tant s'en faut.

On a en effet une fâcheuse tendance dans les studios de la plupart des stations de nommer de moins en moins souvent le poste en

des studios de la plupart des stations de nom-mer de moins en moins souvent le poste en Jonctionnement. Certains prétendent que cela fait perdre du temps. Nous ne voyons pas bien l'intérêt qu'il y au-rait à ce que Chelmsford fasse un jour une émission entièrement française y compris les annonces du speaker. Les amateurs qui dési-rent entendre du français ont Radio-Paris, FL,

Le montage Grid Leak est une détectrice à réaction qui rayonne fatalement dans l'an-

R. — Pour calculer un fil devant avoir une résistance de R ohms, on utilise la formule R = p L/S. Dans laquelle p est la résistivité, L la longueur en cm. et S la section en citimètres carrés. Vous pouvez vous donner par exemple S et calculer L connaissant R et p. Pour le cuivre, on a p= 1,5/1000.000, pour le ferro-nickel, prenez p= 80/1000.000. Pour votre résistance de 33,33 ohms, prenez du ferro-nickel, pour les autres du fil de cuivre 3/10. Il s'agit ici des fils destinés à ne pas laisser passer un trop fort courant. ser un trop fort courant.

2 F. 88. — L. Cléret, à Lyon La Mouche; Anonyme; D. Fleury, à Bernay; R. Bréhaut, à Paris (18°).

R. — Trouverez renseignements complémentaires dans le numéro 108 de l' « Antenne) (Page des Galéneux).

? F. 89. - Maurice Hennequin, à Courbe-

R. — Il est important que vous vous assuriez à fin de charge que l'acide de accus titre bien 28° à l'aéromètre. Un degré trop élevé favorise la sulfatation de vos accus et si ce degré est trop faible, les accus « ne tiennent pas la charge ».

pas la charge 2.

2 F. 90. — Freddy, à Paris.
R. — Un peu de diplomatie ne nuit jamais, surtout dans le cas que vous nous citez. Les violences n'ont jamais, entre particuliers, abouti à des solutions heureuses.

Pourquoi n'iriez-vous pas trouver le voisin en question ? Il est rare que deux amateurs n'arrivent pas à s'entendre, surtout sur ce terrain.

₹ F. 91. — F. Férunin, à Verdun.

R. Réunissez la résistance de 5 mégohms au

— 4 volts. Prenez comme condensateur de liaison 6/1.000 au moins.

F. 92. - Marcel Bouthors, à Caudas. R. — Pour former un Radio-Club, rédigez statuts, faites les approuver par une assemblée constitutive et déposez un exemplaire de ces statuts à la préfecture de votre départe-

ment.
F. 93. — Ferdinand Noguès, à Marseille. R. — Comme poste récepteur, prenez un Reinartz Universel tel qu'il a été décrit dans

### POUR RECHARGER VOS ACCUS UN NOUVEAU REDRESSEUR 1 d'un prix modique, 1 est d'un rendement cortain - une recharge d'accumulateurs coûtera ainsi 16 FOIS MOINS Demandes notice et renseignements aux

Etablissements LIENARD 16, rue de l'Argonne, 16, PARIS (19°) ETABLISSEMENTS ALBERT GINOUVES INGENIEUR-CONSTRUCTEUR



MARQUE

DEPOSEE



Poste 517 a 2, et 4 lampes

Catalogue complet franco. Joindre 0 fr. 50 pour envoi Fournisseur de l'Etat, de l'Etablissement Radio-Télégraphique Militaire Français, des Compagnies de Chemins de Fer, du Conservatoire National des Arts et Métiers, du Laboratoire Central d'Electricité, de l'Ecole Supérieure d'Electricité,

VENTE A LONG TERME PAR MENSUALITÉS

Dans le but de permettre la diffusion de la Radiophonie en France, je vends en 12 mensualités tous mes Appareils Récepteurs complets en ordre de marche, Renseignements sur demande

le numéro 108. C'est un poste très efficace pour les ondes inférieures à 500 mètres qui seules vous intéressent nous dites-vous.

₱ F. 94. — P. Laillard, à Asnières.

R. — Envoyez-nous un peu de texte pour...
habiller vos schémas.

F. 95. — S. Hardy, à Paris (10°). R. — Pour éliminer « Petit Parisien », essayez le circuit bouchon dans l'antenne.

Toutes pièces

détachées

de T.S.F.

Fabrication solgnée

et garantie

₹ F. 96. — Marcel Lemaire, à Coulom-R.— La mise au point d'un Reflex est as-sezdélicate. Il est fort difficile d'empêcher la première lampe de détecter les émissions des postes très rapprochées ou très puissants.

© G. 880. — René Sans, Marseille. R. — Votre antenne a une longueur d'onde voisine de 220 mètres.

- L'alimentation des plaques par continu de secteur peutêtre envisagée en se repor-tant aux données dans le n° 76 de l' « Antenne ».
— Prendre le HP 2 et 3.

≥ G. 881. — R. Cointat, à Clichy.
R. — Avons donné détails sur la réalisation
d'un C-119 bis sur alternatif dans le nº 102,
détectrice chauffée sur continu.

G. 882. — Blanchard, Normaison.
 R. — Conservez votre antenne de 65 mè-



Postes à galène à partir de 60 francs Postes à Lampes de tous modèles Accessoires, Pièces détachées

33. Rue VIVIENNE, PARIS-BOURSE (2°) Catalogue franco sur demande

très. Employez dispositif d'accord à primaire désaccordé.

— Construisez plus tôt C-119 à selfs inter-changeables. Réaction électro magnétique (n° 73, 74 et 75). Voir brochure « C-119 », édition Henry Etienne.

© G. 883. — Morion Louis, à Bourbon. R. — Voir n° 76 et employez un système d'accord à primaire désaccordé.

2 G. 884. — F. Guibert, à Grenoble.

R. — Vérifiez l'isolement de l'antenne, ainsi que toutes les connexions du poste.

— La détectrice à réaction (83.85) suivie de BF (39) vous donnera les résultats que

vous en attendez ; les transfos BF seront d'excellente qualité (Voir publicité) et les d'excellente qualité (V selfs interchanigeables.

Voir nombre de tours à donnier aux selfs dans n° 107.
 Nettoyez complètement les accus. Rem-

placez l'eau acidulée et chargez en parallèle.

₹ G. 886. — P. Champdaveine, à Bruville.
R. — Avons fait parvenir votre lettre à l'auteur.

R. — La pile sèche de lampe de poche a entre 4 et 4 v. 5., voltage trop élevé pour une lampe à faible consommation ordinaire. Absorbez l'excès de courant dans un rhéostat

— Avec antenne unifilaire, détectrice à réaction, construisez montage fig. 7 et 8. N° 85 « Antenne ».

— Shuntez l'antenne en 20/10 cuivre émail-lé. Voir « Antenne » n° 97. (Antennes en cage).

G. 888. — Duisabon Alexis, à Bordeaux.

R. — Montage correct. Vous pouvez utiliser la lampe spéciale en BF mais il faudra appliquer à la plaque 300 volts.

— Préférons HP no C. La 9º leçon est

parue. - Avons fait nécessaire pour les C-119.

G. 889. — L. Jocquemin, Grenoble.
R. — Le C-119 (HF à résonance) vous donnera d'excellents résultats (voir brochure);
employez selfs interchangeables. Le reinartz sera suivi de 1 ou 2 BF d'après nº 39 ou en auto-transfos d'après nº 80, 100.

— Vous adressons brochure « C-119 » con-

Adresse Télégraphique : GINOUVES-JUVISY-s.-ORGE

Spécialité de tous condensateurs variables

à subdiviseur,

tre remboursement.

2 G. 890. — R. Busquère, à Toulouse.
R. — Dans le « C-119 bis » le sens du passage du courant dans les selfs est des plus important. En utilisant des dispositifs de selfs à prises diamétralement opposées on peut, par simple rotation de la self dans son support, changer le sens d'accrochage.

— Voir brochure « Les C-119 ».

R. — Vous adressons n°s 83, 85. Vous conseillons l'emploi de redresseurs à lampe ou rotatifs, ces derniers sont décrits dans n°s 69,

2 G. 892. — Un Gaga embêté.

R. — La brochure « Les C-119 » contient données de construction d'un C-119 bis à selfs interchangeables.

— Pour un simple poste de réception, la déclaration est faite au bureau de poste accompagnée du versement de la somme de l franc

2 G. 893. — J. Simon Klein, Nassandres. R. — L'alimentation des postes sur continu de secteur a été donnée dans n° 76 de « l'An-

tenne ».

— Les montages réflex sont détailles dans nos 89, 96, 100.

€ G. 894. — Moché, à Paris.

R. — Le fibro-ciment n'est pas indiqué
pour la fabrication des plaques isolantes.
Pour les perfectionnements a apporter aux
montages à résonance, voir brochure « Les
C-119 ».

2 G. 895. — P. Prioux, Levallois.
R. — Vous adressons volume des « C-119
bis » contre remboursement.
— Evitez d'introduire dans la HF des inverseurs, commutateurs. Voir n° 99 traitant d'un article « Détectrice à réaction ou HF à

₹ G. 896. — F. Vasserot, par Vert-le-Petit. R. — Les données de construction des montages « neutrodynes » sont insérées dans les nos 100, 107 (à suivre).

€ G. 897. — Frimin, à Dombasle.
 R. — Il semble inutille d'ajouter une lampe
 BF à votre montage, il vaudrait mieux construire un « Réflex », fig. 7, 89 ou n° 96

et 100.

2 G. 898. — J.-L. Bergeron, Moret-sur-Loing. R. — Allongez votre antenne de 50 mètres; éloignez la le plus possible de la ligne de force et si possible placez-la dans une po-sition perpendiculaire à cette dernière. — Utilisez un dispositif d'accord à pri-maire désaccordé.

© G. 899. — Valère Duriaux, à Morlanwetz, R. — Vous adresserons contre remboursement la brochure des « C-119 ».

— Construisez un circuit éliminateur d'après détails donnés dans n° 46 et 102.

— Voyez détails sur redresseurs vibreurs dans n° 68.

© G. 900. — Lemaire Fernand, à Quévrain.
R. — Votre antenne doit être mal isolée
et doit au moment de la grêle être reliée
électriquement (par une forte résistance :
grêle) à un fil de lumière. Vérifiez donc l'isolement et les effets disparaîtront.

2 G. 901. — Jean Nacke, à Bruxelles. R. — L'alimentation — r secteur continu a été donné dans n° 76.

② G. 902. — Genet, à Maintenon.

R. — Le montage à primaire désaccordé donnera d'excellents résultats sur votre antenne de 60 mètres. (Réception des ondes inférieures à 80 mètres.)

Le C-119 bis avec même dispositif d'accord vous donnera des réceptions à partir de 200 mètres.

- Le redresseur à lampe est excellent, au-— Le redresseur a lampe est excenent, aucune surveillance, fonctionnement parfait.

— Les antennes d'émissions font l'objet d'articles dans les nos 4 et 5 du « Q.S.T.F. ».

2 G. 903. — J. de Flamand, à Yvetot:
R. — Nous vous conseillons d'employer le

L'antenne AT n° 64, 83, 99 supprimera peut-être les parasites dûs à la proximité de l'antenne avec les lignes trop nombreuses, force, lumière, etc.

— Faites essais de montage sur cadre. (Réflex, 89, 96, 100.)

? G. 904. - Georges Moinet, à Bruxelles.

AMATEURS !!

La meilleure lampe régénérée est

### LA RÉNOVÉE P.P." en lampe ordinaire, micro ou émission

Aux Etablissements G. CARLIER

114, rue de la Foll>Méricourt
:: :: PARIS (11') :: ::

Métro République
Téléph.: Requette 42-06 :: R. C. Seine 140.177 POSTES COMPLETS ET PIECES DETACHEES DE T. S. F.

Rebobinage de transformateurs et d'écouteurs En occasion, postes et accessoires de marque

R. — Réalisez le montage tel qu'il a été décrit dans le n° 89, fig. 7, de « l'Antenne ».
— Sur table, connexions 20/10 cuivre nu rouge, les valeurs sont exactes.
— Le nombre de tours à donner aux selfs pour les différentes longueurs d'ondes à recevoir a été donne dans le n° 107.

cevoir a été donné dans le n° 107.

2 G. 905. — Gabriel Roux, à Niezel.
R. — Vous adressons volume « Les C-119 ».
— Votre antenne a une longueur d'onde propre au voisinage de 250 mètres.
— La seif antenne pour petites ondes pourra être de 5, 10, 20 spires.
— Pour la réception de Radio-Paris, la self d'antenne désaccordée pourra être supprimée dans ce cas on branchera l'antenne à une borne de la self d'accord de 150 spires et la terre à l'autre borne.

2 G. 906. — Louis Millard à Chaumont

© G. 906. — Louis Millard, à Chaumont.
R. — Faites suivre votre détectrice à réaction (85, fig. 7 et 8) d'une ou de 2 BF à transfos d'après schémas dans nº 39.

— Remplacez votre batterie-plaque qui est applicée.

épuisée Les lampes que vous avez essayées sont normales alors que celle que vous possédez ne semble pas l'être.

— Vous trouverez détails sur la construc-tion d'une antenne en prisme ou cage dans le n° 97.

G. 908. — A. Commenge, Massat.
R. — Non, la fibre ne peut pas remplacer l'ébonite dans la construction d'un poste devant fonctionner.
— Il faudrait remplacer la résistance de 70.000 ohms par un circuit accordé. (Voir C-119 bis »).

· Placer un rhéostat de 6 ohms pour les

lampes ordinaires. Avons fait nécessaire pour votre abon-nement.

₹ G. 909. — C. Vire, Lapeyre. R. — Vous adressons le volume « Les C-119 ».

— Il semble que la batterie soit épuisée ou que les lampes soient mortes. Il est assez fréquent de voir des lampes à faible consommation éclairer, mais refuser énergiquement toute amplification.

2 G. 910. — Girestet, à Lille.
R. — Faisons nécessaire pour la brochure.
— Employez des transfos BF à circuit magnétique fermé, mais d'excellente qualité.
Pour un C-119 bis, le premier a un rapport de 1/5, le deuxième 1/3.
— Pour une même longueur de fil, l'antenne vertigale donners de mobilières véculitations.

verticale donnera de meilleurs résultats que l'horizontale.

 ₹ G. 911. — Viallard,
 à Villefranche-du-Périgord.
 R. — Nécessaire fait pour votre abonnement.

ment.

— Arrêtez la charge des accus lorsque le brouillonnement est intense.

— Dans une batterie-plaque à liquide (Leclanché), afin d'éviter l'évaporation, verser dans chaque bac 5 m/m d'huile de vaseline.

Dans le cas d'évaporation, verser de l'eau distillée

R. — Nécessaire fait pour votre abonnement et les nos 73, 74.

— Détails sur le nombre de tours à donner aux selfs sont insérés dans no 107 (C. 119 bis).

② G. 913. — B. L., à X.
R. — Ajoutez une BF à transfo. Prenez

le B. Voir brochure « C-119 ». R. — Construisez soit une détectrice à réaction (83, 85) ou reinartz à selfs interchangeables (92, 108, 109).

— Avec votre antenne relativement grande

employez le dispositif d'accord à primaire dés-accordé (85, fig. 7 et 8).

₹ G. 916. — Paul Cavalier, à Givet. R. — Un montage sur alternatif a été donné dans n° 102.

② G. 917. — E. Le Jeune, à Paris.

### AMATEURS de Province

Tous les Accessoires - Prix de Paris Expédition par retour du courrier contracque sur demande

H. SMITH, 49, rue de Lévis, 17º
Renseign gratuits pour montage a.C.S. 226.683

TOUS LES APPAREILS



MOIS à l'INTERMEDIAIRE

(Maison fondée en 1894)

17, rue Monsigny, 17 —:— PARIS (2°)
Téléph. : Gutenberg 03.70 03.98
Catalogue franco
Mêmes facil. p° les appareils photographiques - PARIS (2°)



GROS EXCLUSIF :

### GUILLION

Ingénieur-Constructeur

3, passage des Postes, PARIS (5°) Demander la Notice nº 3

R. — Les circuits éliminateurs ont été dé-crits dans nº 46 et 102.

2 G. 918. — G. Raoult, & Caudebec-en-Caux. R. — Vous auriez certainement introduction R. — Vous auriez certainement intérêt à transformer votre poste à galène en détectrice à réaction. Les résultats que vous obtenez sont cependant acceptables.

© G. 919. — F. Jacquemin, & Grenoble.
R. — Vous prions nous faire parvenir votre adresse afin que nous puissions vous envoyer la brochure les « C-119 ».

2 G. 920. — Brosillon Lucien, Paris.
R. — Vous conseillons de débuter par la détectrice à réaction, primaire apériodique, selfs interchangeables.

2 G. 921. — Oscar Pirson, à Roubaix.

R. — Voir construction de transfos réducteurs 110-10.12 volts dans n° 79.

— L'antenne prismatique (97) vous donnera de bons résultats, recuisez plusieurs fils 10-10, émaillez-les et construisez l'antenne la plus longue possible.

— Les montages « réflex »: le n° 7 du 89 donne la puissance de réception d'un C-119 bis. Effectuez montage sur table connexions 20-10 cuivre rouge nu.

R. — Avons fait nécessaire pour votre let-tre que nous avons transmise au construc-teur.

© G. 923. — Michard, à Paris. R. — Nous vous conseillons vivement de construire l'antenne n° 2 (50 mètres) qui vous donnera certainement de bien meilleures au-

PG. 924. — H. Bron, Paris,
R. — Dans l'ampli BF à résistances que vous vous proposez de construire, la résistance branchée entre la plaque et le + 80 sera de 200.000 ohms. Le condensateur de liaison 6-10.000 mfd. son 6-10.000 mfd. ? G. 925. - Jules Peynart, Mouzon.

R. — Vous adresserons coutre rembourse-ment brochure des « C-119 ». — Les capacités pourront vous servir. — Préférez la recharge de vos accus sur secteur et utilisez lampes ordinaires. ₹ G. 926. — M. de Châteaubrun, par Au-

R. — La superréaction à une lampe est dé-crite dans n° 72, 73, 75 et 87. — A deux lampes, voir 69 et 71.

@ G. 927. - Hermanfierbafyn, à Melle-lez-

R. — Adressez vos commandes brochures C-119 » aux Editions Henry Etienne, 53, rue Réaumur, Paris.

? N. 1. - M. Miafaud, Conflans-Sainte-Honorine.

R. — Oui.

Voyez notre publicité.

Peuvern, In

₹ N. 2. — M. Peuvern, Indret (L.-I.). R. — La capacité d'un condensateur est donnée en microfarad par la formule:

 $C := \frac{S}{3 \pi E} X \frac{1}{3^2 \times 10^5}$  pouvoir inducteur spéci-

fique. S surface commune des armatures, E étant l'épaisseur du diélectrique (S en cm2 et E cm.
— Faisons parvenir les numéros demandés.

**2** N. 3. — B. Villarie, Paris (17°). R. — Oui. — 2/1.000.

Voyez notre publicité.
Peu importe.

- Oui, mais il vaut mieux 80.

R. - Voyez collection « Antenne » et les articles de Grid Leack.

N. 5. — J. Sheus, Ixelles, Bruxelles.
R. — Construisez un S. 119 ou un C. 119 bis.

Oui, à là rigueur, mais utilisez de préférence du fil un 12/10.
Montez une antenne en nappe.

N. 6. — E. Potonet, Paris (19°).
 R. — Montez un C. 119 ou C. 119 bis.

Micros ou ordinaires, les résultats sont

2 N. 7. - René Georges, Charenton


ETABLISSEMENTS C. R. E. O - P. P. BONNET OF A. LE BULLUCH



Le mieux construit et le mieux présenté — Le plus puissant :: sous un volume réduit :: Prix: 190 fr. franco d'emballage

000 VENTE A CREDIT

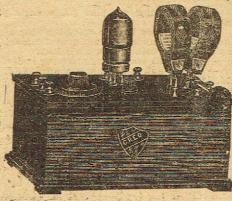APPAREILS DE TOUTES PUISSANCES pour toutes longueurs d'ondes.
Pièces détachées. — Accessoires



Demandez le catalogue gratuit. Service L.A.

R. — Le secteur n'est pas une antenne! Essayez cependant les condensateurs en sé-rie. En intercalant des condensateurs en sé-

rie on modifie la longueur d'onde dans le sens de 1/C = 1/C' + 1C''.

— Ne pouvons répondre sans connaître schéma. Avez-vous un condensateur variable à l'accord?

? N. 8. - G. D'Audeteau, château de Mon-

tamys.

R. — Votre schéma est incomplet. Il manque la connexion reliant le fil qui réunit les entrées de vos transfos et le — 4 de la batterie de charge.

Oui, placez-le dans le 2° circuit grille; — c = 2/1.000 et R = 4 megohms. — Oui, mais n'oubliez pas le retour de grille au — 4!...

N. 9. — Allegret, Oissel.
R. — Installez une antenne comme vous décrivez (2 fils en U) et avec un C. 119. Vous obtiendrez de bons résultats. N. 10. — G. Arnaur, Paris.
R. — Vous devez obtenir de bien meilleurs résultats. Shuntez le primaire de votre transfo rapport 5 par c = 2/1.000 et vérifiez la valeur de vos selfs.

? N. 11. - F.8HGY.

N. 17. — M. Bargeon, Saint-Mandé.
R. — Que vous importe l'onde porteuse si elle ne vous gêne pas ?
— Nous l'ignorons; cela vient de l'émission qui est plus faible.
— L'émission amortie est très gênante pour les voisins, et dans vos conditions, dans un rayon de plusieurs kilomètres, aussi nous recommandons-vous de cesser.
— Pas bien considérable comme amélioration.

N. 18. — Jean Van Los, Bruges.
R. — Oui, mais la pile humide demande beaucoup d'entretien.
— Oui.
— Zinc circulaire entourant l'aggloméré.
— Seuls les inconvénients de l'entretien.


N. 19. — M.C., Loire,
R. — Utilisez une 15 spires, Vous pouvez faire suivre un Reinartz de vos 2 BF., bien qu'une seule soit suffisante.
— Ajoutez une BF. à résistance.
— Vous aurez moins d'ennuis avec vos

accus pendant qu'ils — On doit volter les accus pendant qu'ils débitent leur intensité normale (1/10 de la capacité effective). — Oui, vous pouvez.
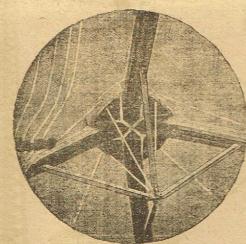
# LA DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

CADRE PLIANT

pour toutes longueurs d'ondes, à ouverture et fermeture automatiques, monté sur pivot ENTIÈREMENT



R. — Non, vous devriez avoir une plus grande intensité pour 2E4.

N. 12. — M. Destois, Paris.

— Oui, il y a même avantage.

Oui, les résultats seront bien meilleurs.

Elle diminuent la capacité.

Les fonds de paniers ont un meilleur

R. — Placez votre rhéostat mieux en de-hors du poste sur la batterie de chauffage. Prenez une résistance de 30 ohms. — Cela provient d'un accrochage défec-

- Les résultats devraient être les mêmes.

N. 15. — Jacques, 210, Vincennes. R. — Ces parasites viennent de votre bat-

R. — Ces parasites viennent us votre bat terie de tension plaque. Shunte par une capacité de 2 MF.

N. 15. — HM., 21.
R. — Votre poste décroche frusquement, parce que vous êtes très syntit de la réception en tesla. Pour les bobinages

speciaux pour petites ondes, voyez notre pu-

blicité.

N. 16. — O. Simon, Vitré.
R. — Vous conseillons plutôt de remonter l'ancien montage, pulsque vous aviez d'excellents résultats. Nous ne pouvons pas dire d'où vient cette panne, elle ne peut provenir de votre variable. Donnez plus de précisions.

tarifnº 11 surdemande

- Oui.

- Les B.

- Parfaitement.

Voyez votre accord.

DÉMONTABLE 000

GAMMA

15-16, Rue Jacquemont, 15-16 PARIS (XVIIe) Tél. : Marc. 31-22 et 39-12

# FOIRE DE PARIS

Hall Nº 5 - Stand 5.197

000

EN VENTE PARTOUT

000

DEMANDEZ LA NOTICE IN

N. 20. — Delmas, Rayes.
R. — Du moment que vous entendez parfaitement 5 postes, vous devez avoir les autres. Ce n'est qu'une question d'accord.

N. 21. — Masset, Lucerne (Suisse).
 R. — 80-200: accord 25. résonance 25, réaction 50. De 350 à 460: accord 30, résonance 35, réaction 75.
 — Pour la réception sur cadre, couper le clrcuit accord et connectez le cadre.

N. 22. — Van Aertryck, Paris (16°). R. — Votre montage est en effet très correct, et les résultats obtenus sont ceux que

vous deviez espérer. N. 23. — Un Caneronois,
 R. — Vous deviez obtenir des résultats.

R. — Vous deviez obtenir des résultats. Essayez d'autres montages pour votre soupape; la collection « Antenne vous renset-gnera parfaitement. Si vous voulez simplifier, ne montez qu'une seule soupape et vous redresserz géresserz supporter la contract de la cont dresserez sûrement une alternance avec simplicité.

N. 24. — M.F.H.
R. — Oui.
— Nous ignorons de quel condensateur
vous voulez parler. Si c'est dans le circuit d'accord, oui. — Non.

- Ce fil convient parfaitement.

♥ N. 25. — LA. 31588 B.

R. — Il vaut mieux l'antenne prismatique. — Il vaudrait mieux un C. 119 bis.



Si vous ne l'avez pas, demandez-le de suile

IL VOUS INTÉRESSERA car il constitue tout un programme

### Nouveautés Sensationnelles

Demandez le catalogue 103 ter (fanco 50 centimes) et réclamez-vous de l'ANTENNE : une SURPRISE AGREABLE vous attend !...

0 0 0

13, avenue d'Italie PARIS Métro : Italie

— Si vous désirez augmenter encere la puissance, ajoutez des BF, à résistance.

— 2 ou 5.

**建**力制造 2000

N. 26. — Jim, Maubeuge.
 R. — 300 mètres environ.
 — 2 fils câble torsadé de 30 mètres chaeun, écartement, 1 m. 50.
 — C. 119 ou C. 119 bis.
 — Utilisez des jacks et des fiches.
 — Ayez toujours un montage bien aéré.
 — Transmettons.
 — Prenons honnes notes.

 Prenons bonnes notes.

 M. Menars utilise un Reinartz et les receptions dont vous parlez sont relatives aux ondes courtes.

N. 27. — Voillat, Bessancourt.
R. — De quel condensateur voulez-vous parler ? Si c'est d'un compensateur, il dois être de capacité trop faible.

N. 28. — Picot, Chalette (Loiret).
R. — It serait de beaucoup préférables d'utiliser deux lampes pour redresser l'alternatif de tension plaque. Comme lampes tants de redressement que de réception, vous avez avantage à utiliser des lampes à gros filament, moins sensibles aux variations.

— 380 mètres environ.

N. 29. — J. Bourg, Troyes.
 R. — Votre antenne sera bien suffisante.
 — Fil câble torsadé.

R. — No pouvons répondre avec précision, car nous ne sommes pas à l'écoute en permanence. Voici les émissions voisines de 1150: Ymniden, Amsterdam, Haaren, Prague, Chelmsford dont les longueurs d'ondes sont respectivement: 1050, 1050 1100, 1150, 1600 1600. Le « Raviogramme », 4, rue Jean-Snau

Toulouse.

R. — Parfaitement.
— Fil câble torsadé.
— Oui, mais il serait préférable d'avoir également une autre prise à l'intérieur.
— C'est un montage assez difficile à metre au point. tre au point.

N. 32. — Maurice, du Club, à Lille,
R. — Cela doit provenir du haut-parleur.
— Vous pouvez aussi améliorer l'audition
en intercalant dans le circuit-grille de la
2 BF. un condensateur shunté, capacité
2/1,000, résitance 4 megohms.

N. 33. — J. Guena.
R. — Oul.
— Non, A et B: primaire d'accord; B.C.3
— Consecundaire d'accord.
— Très convenable.

La prudence est ici très précieuse, ne vous conseillons pas.

Indifféremment.

N. 34. — M. Chabert, rue de Charenton.
R. — Vous deviez très bien recevoir, votre insuccès provient de ce que les coupures que vous faites à votre cadre ne sont pas convenables. Elles sont ou trop courtes ou trop longues.

N. 35. — R. Ragnier, Paris (II\*).
R. — Oui, vous devez les avoir. Utilisez des selfs interchangeables.
— En chauffant fortement vous augmentes

la facilité d'accrochage et vous perceves alors les harmoniques.

— Indifféremment.

- Oui.

R. — Votre disposition est très convenable mais pour les ondes courtes il vaut mieux des coupures que des prises par plots.

N. 32. — H.S., Vesoul.

R. — Montez un C. 119 ou C. 119 bis.

— Voyez notre publicité.

— Oui, utilisez directement et mettez en dérivation un condensateur fixe d'une capacité de 2 microfarads.

— Prepez dans ce and des habites à pulsate.

Prenez dans ce cas des bobines à prises.
Ne pouvons vous donner cette adresse
Voyez collection « Antenne ».

N. 38. — H. Dubois et Messereau.
R. — Une BF. à résistance permettrait des auditions plus pures. Un autre procédé consiste à intercaler dans le circuit-grille de la 2 BF. un condensateur shunté. C = 2/1.000 et

SUPERHÉTÉRODYNE-A BREVETS L. LEVY Selectivité

PRIX TRES MODERES DETACHEES Cop. 52, rue des Archives Paris

Simplicité de réglage

Établissements RADIO-L. L., 66, rue de l'Université -:- PARIS Souls invent. construct. du Superhétérodyne

Sensibilité

### Sur 1 lampe du HAUT-PARLEUR et forte réception des postes européens sur cadre avec

les Selfs « Oscillatrices T. M. R Brevetées S.G.D.G.

12, boulevard de la Chapelle :: Paris (18") R.C. Seine 239.274.

N. 39. — G.E., place Clichy.
 R. — Le secteur n'est pas une antenne!
 Essayez cependant un montage en Tesla.

N. 40. — J. Braieref, Lille.
R. — Mettez dans votre circuit de tensionplaque une ampoule de lampe de poche et yous serez satisfait.

Nous serez sausiait.

N. 41. — M.G., rue Lepic, Paris (18°).

R. — Votre schéma est correct, mais votre résistance de grille de la 2° lampe doit être reliée au — 4.

— La régénération des piles peut être faite mais pas complètement, seule une régénération partielle a lieu.

— Ignorons l'adresse demandée.

N. 42. — Delema Paris.

2 N. 42. — Delfour, Paris.

R. — Il est évident que le branchement de ce condensateur était en dérivation. Si le croquis vous a induit en erreur, c'est que le condensateur mentionné n'était pas de même fabrication que le vôtre. Vous auriez dû vous en douter. en douter.

2 N. 43. — G. de la Vaissière, Dordogne. R. — Montez un Reinartz. Trouverez d'am-ples renseignements dans la collection « An-tenne » et « Q.S. Français ». — Ne connaissons pas votre montage, mais vous devez recevoir certainement en anériodique.

mais vous devez recevoir certainement en apériodique.

— Q.S.T. signifie: appel général; C.Q.: communiqué; Q.R.H.: quelle est votre longueur d'onde ou ma longueur d'onde est: Q.S.S.: fading.

2 N. 44. — Lefévre, Lyon.

R. — Cela provient du fait que vous avez un manque d'intensité de courant plaque. Vos deux lamnes en série sont trop régistantes

deux lampes en série sont trop résistantes.

— Mais certainement, en tenant compte de l'observation de la réponse n° 1.

N. 45. — H. Cousin, Alexandrie.

R. Self enroulée sur noyau de fer.
— 1/1000 de mfd.
— Self variable suivant l'accord.

R. — 120 mètres environ. — 150 à 300 mètres environ, mais plus de

R. — Adoptez A ou B comme préparation.

Transmettons votre demande

/2 N. 48. — M. Royer, Paris (XV°). R. — Le secteur n'est pas une antenne, Néanmoins, on obtient parfois de bons résul-

— Ou.

Des basses fréquences, soit à transfo, soit à résistance.

N. 47. — Robert, Puteaux.

R. — Un C. 199 ou C. 119 bis avec une

feule Br.

2 fils parallèles de 20 mètres si possible.

— Cadre 1 m. cté0, 50 spires avec prises.

— Vous pouvez avoir détection par galène

- Vous pouvez avoir détection par galène
- Vous pouvez avoir détection par galène
- BF pour l'alternatif.
- R. Dorne, Avignon.
- R. — Il provient d'accrochages parasites.
- Vérifiez votre montage avec le plus grand soin et les organes de détection.
- Oui, votre C. 119 doit parfaitement convenir. Voyez tableau d'étalonnage. Ces formulés sont beaucoup plus complexes que vous paraissez le penser.
- Voire variable est-il à zéro? Si non

- Votre variable est-il à zéro ? Si non, yous devez recevoir ce poste tout aussi facil'ement que Bruxelles.

N. 51. — De Serrière, Malaga. R. — Voyez collection du « Q.S.T. Francais ».

Voyez notre publicité.

R. — Les parasites que vous signalez doivent provenir de parasites ou d'une lampe mauvaise ou d'un transfo en voie de claquage. Nous ne pouvons donner davantage de précisions. Diminuez le chauffage.

— Le montage est très han Le montage est très bon.

Par des accrochages locaux (siffle-

ments).

— Vraisemblablement, non.

— Palais

2 N. 53. — Saussois, Palaiseau. R. — Non. S'il vous est plus pratique, vous pouvez faire la descente au milieu. Vous au-riez avantage à élever votre antenne.

- Non, 60 volts doivent suffire.

- Les indications sont sur le culot. Oui.

R. — 2 supports de lampe, 2 trasfos-rapports 5 et 3, 1 conversateur fixe de 2/1.000, 5 boutons molletés, 1 rhéostat.

— Voyez collection « Antenne »,

— Votre antenne est très bien.

# VENTE A

de tous nos appareils, avec des facilités de palement de 2 à 12 mois à des conditions dé-flant toute concurrence


Grand choix de postes à tous prix Catalogue général illustré, édition 1925 Envoi franco contre 1 franc, remboursé à la première commande

RADIO-HALL 23, rue du Rocher, PARIS

- La réception est plus faible, mais plus

La reception est plus faible, mais plus nette.
Utilisez des lampes spéciales pour alternatif. Les lampes ont un gros filament et sont moins sensibles aux variations.
Oui. Vous pouvez entendre sur cadre.
7 à 15 spirés avec prises au 5, 6, 7, 8.
14, 15 tours
Nous ignorous

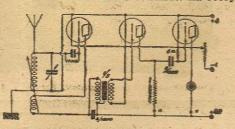Nous ignorons. - Desplats, Narbonne. Donnons schéma demandé. La récep-



Nota. — Il y aurait avantage à réunir les deux points X et les joindre au 480 par l'intermédiaire d'une batterie de 40 volts, afin d'avoir pour les BF. 120 volts de tensionplaque. Les circuits étant coupés de X au

₹ G.C. 342. — M. Atger, à Versailles. R. — Envoyez-nous le schéma de votre poste nous vous donnerons tous renseignements.

₹ G.C. 343. — M. A. Martin, à Chauffailles. R. — Votre antenne est un peu longue, vous auriez avantage à la diminuer et mettre une cage de 30 à 40 mètres de 4 fils.

2 G.C. 344. — M. G. Vibert, au Havre. R. — 1° Une antenne intérieure est préfé-R. — 1° Une antenne intérieure est préférable, composez-la de deux cages de 10 centimètres de diamètre a 4 fils les plus longs possible ; 2° Détectrice, puis C. 119 bis ; 3° Non.

G.C. 345. — M. J. Mathonnet, à Paris.
R. — Voyez le n° 92 de P « Antenne ».
G.C. 346. — M. L. Chevraux, à Saint-Ouen.
R. — 1° Prenez des numéros 4; 2° Prenez des numéros 4 égalemen.
G.C. 347. — A. P. à Bruvelles.

₹ G.C. 347. — A. P., à Bruxelles.
R. — 1° Vous ne pourrez pas éliminer Radio-Belgique, mais vous l'aurez faiblement « dans le fond » ; 2° Non ; 3° Non ; 4° Prenez des numéros A.

₹ G.C. 349. — G. Brazillers, à Epinal.
R. — Non, nous ne connaissons pas. Si
vous prenez déjà à 1.000, entrez dans une école
et passez les examens de radio de bord.

2 G.C. 350. — M. M. Gentil, à Paris.
R. — 1° Mais oui, sans aucun doute vous recevrez les postes parisiens et même d'autres.

WATEUX ET DE BILLIS Z PUBES RÉCEPTEURS PRINTE BREVETS **FRANÇAIS** 

tion des ondes courtes est possible si le montage est soigneusement fait, mais nous ne promettons pas la "éception des ondes très

N. 57. G. Rousseau, Coblence, R. — La lampe bigulh consommant très peu, la question de l'alternatif ne se pose pas, aussi conseillons les piles.

- Oui, en petit haut-parleur.

2 N. 58. - Peji, Avignon

R. — Il faut savoir glaner par-ci par-là. L'« Antenne » ne manque pas de signaler, dès leur parution, les ouvrages intéressants. — Vous augmenterez la valeur de votre

Oui, mais montez une BF. à résistance.

R. — Vous pourrez utiliser soit l'un soit l'autre des dispositifs d'accord.

— La H.F. donne les émissions éloignés, et BF. la puissance.

— Les piles ou accus sont bien l'idéal.

— Une antenne unifilaire suffira.

2 G.C. 340. - M. Joubert. R. — Ces parasites sont bien difficiles à éliminer ; essayez la réception sur antenne

et contrepoids. 2 G.C. 341. — M. G. Adam, Marseille. R. — Mettez une antenne en cage de 40 m. R. — 1° Pour faire des connexions mettez du fil de cuivre de 20/10 ; 2° Une antenne en T de 40 mètres est bonne st... elle est bien isolée ; 3° Oui, c'est réalisable.

2 G.C. 352. — M. J. érin, à Chissay.
R. — Pour avoir icences de construction de roste, il faut ous adresser aux propriétaires des brevets.

2 G.C. 353. — M. Hocquart, Les Lifas, R. — 1° L'indication 1.500-15.000 est le nom-R. - 1° l'indication 1.500-15.000 est le nom-bre de tours du primaire et secondaire du transformateur ce qui fait un rapport 1/10; 2° Concensateur fixe de 3 à 4/1.000 de micro-farads; 3° La capacité résiduelle d'un con-densateur est la capacité de ce condensateur lorsqu'il est à zéro, c'est-à-dire lorsque les la-mes mobiles sont complètement sorties des

R. — Vous devez recevoir les P.T.T. sur 50, 75, 100. — Le P.P. sur 35, 50, 75, à l'accord résonance, réaction, Sinon revoyez votre poste vous devez avoir des accrochages intérieurs.

② G.C. 355. — M. Engler, à Paris.
R. — Montez la détectrice à réaction du n°
85 de l' « Antenne ».

2 G.C. 356. → M. Robin, à Vierzon. R. — Voyez réponse ci-dessus. ? G.C. 357. - Evrard, Paris.

EMISSION - RECEPTION

### CHENEY & MARTIN Constructeurs

44, rue de Seze, 44 LYON

Leurs postes sont les plus simples, les plus sérieusement étudiés

Demandez le « Claravox » pour purifier votre réception

R. — Il n'y a rien à faire, peut-être la réception sur cadre.

? G.C. 358. — M. Tisserand. R. — Hauteur 10 centimètres, largeur 10,

2 G.C. 359. — A. Faucheron, à Asnières.
R. — Vous trouverez tous les renseignements dans le « Q.S.T. » n° 6.
2 G.C. 360. — G. Perret, à Paris.
R. — Vous auriez avantage à mettre quatre brins en cage.

? G.C. 361. — M. Allais, à Bondy. R. — Voyez réponse n° 359.

R. — Certainement, mais ne pouvons vous fixer de date.

R. — 1° Oui, montez le C. 119 bis, vous trouverez tous les renseignements dans le « Q.S.T. » n° 6; 2° Mettez une antenne extérieure de 4 brins la plus longue que vous pourrez; 3° Non, c'est inutile.

© G.C. 364. — Fontaine, à Rouen. R. — 1°, 2° et 3° Quelle est la longueur de votre descente d'antenne ?

? G.C. 365. — Montez une antenne en cage de 4 brins de 40 mètres au Nord-Sud.

R. — Vous pouvez mettre des nids d'abeilles et votre C.V. de 1/1.000. Le nombre de spires sera proportionnel à la longueur d'onde que vous désirez recevoir.

☼ G.C. 367. — M. Pronier, à Creil. R. — Oui, vous pouvez monter une troisième B.F. à résistance, votre schéma est exact. Tension plaque 80 volts.

₹ G.C. 368. — E. Lansac, à Sallis. R. — C'est un condensateur de 2/1.000. C.C. 369. ← M. Poisson, Montargis.
 R. — Votre schema est correct et vous au-

rez une réception pure.

G.C. 370. — M. G. Alexandre, à Paris.
R. — Mettez une antenne en cage de 4
brins, vous aurez de meilleurs résultats. Ne
vous préoccupez pas trop de l'orientation,
c'est tout à fait secondaire.

2 G.C. 371. — M. Quentin, à Laval.
R. — 1° 60 mètres environ; 2° Pour 300-600 mètres; A. 35; Rés. 50; Réa. 75.
2 G.C. 372. — M. Delplace, à Zuydcoote.
R. — 1° Vous ne nous donnez pas la longueur de votre descente d'antenne; 2° Votre combinaison est mauvaise, mettez un inverseur sur votre 1/1.000; 3° Ce bruit provient sans doute de parasites industriels, n'avezvous pas à proximité des moteurs ou un groupe convertisseur?
2 G.C. 373. — M. L. Dhé à Auvarre.

2 G.C. 373. — M. L. Dhé, à Auxerre. R. — Fabriquez une batterie d'accus de 80 volts ; 2° Le courant alternatif se transforme facilement, le continu non.

R. — 1° Il faut absolument deux condensateurs variables sur le C. 119; 2° Faites deux cages de 10 cm. de diamètre et les plus longues possibles; 3° Il faut toujours des condensateurs

 G.C. 375.. — M. Coutant, à Biarritz.
 R. — 1° 125 mètres environ; 2° F. L. 200,
 300.; R. P. 150, 200; P. T. T. 50, 75; Anglais 35, 75. ₹ G.C. 376: - G. Levasseur, au Havre

R.—1° Les valeurs que vous nous donnez sont exactes mais mettez une self interchangeable à la place de la self fractionnée; 2° Oui, le secondaire doit être fixe; 3° Oui, cela préservera votre HP.; 4° Oui, schéma correct; 5° Oui, vous descendrez jusqu'à 150 mètres; 6° Votez réponse 375.

2 G.C. 377. - M. Auzias, à Lyon. R. — Essayez comme antenna deux petites cages de 4 brins de 10 cm, de diamètre et les plus longues possibles.

② G.C. 378. — M. Turz, à Genève.
R. — Nous vous conseillons de monter le C. 119 bis.

€ G.C. 379. — M. A. Boucaud, à Bougligny.
R. — Il est difficile de vous renseigner
sans avoir le schéma du poste ; vous devez
avoir probablement des connexions qui se tou-

€ G.C. 380. — W. Maréchal, à Versailles, R. — Pour 260 à 400 mètres : nids d'abeil-les de 25, 35, 50 spires. Pour 75 à 200 : 10, 15, 25 spires en une seule couche.

2 G.C. 381. — M. A. Leclerc.
R. — 1° Posez un doifit sur le + 4 et un autre doigt sur l'une des bornes à repérer, sur l'une yous sentirez une petite commotion, ce sera la borne + de votre écouteur ; 2° En frettant les pôles sur un électro-aimant puissant ; 3° Prenez du fil vert.

Première Maison ayant monté en série Le C. 119 Persectionné

Woir maintenant son C. 119 Bis

Le Kenotron reste toujours

le meilleur poste à résonance

Agents demandes Paris et Province

3143. Rue d'Alésia - PARIS (14°) herrosososososososososososososososos



### LA BASSE FRÉQUENCE

Dans le numéro de l' « Antenne » du 21 avril dernier, M. Paul Berché, un de nos plus distingués amateurs, émet ce principe, qui est presque universellement admis par les autorités en pareille matière :

« Insistons, en parelle matière:
« Insistons, en passant, sur ce principe souvent mis en doute, en particulier par les amateurs britanniques, tout ce qui est audible à la sortie de la basse fréquence l'est à l'entrée, c'est-à-dire à la sortie de la détectrice, à la condition de disposer d'un casque sensible et d'une ouie fine. »

Disons tout de suite que M. Paul Baraché.

Disons tout de suite que M. Paul Berché a raison, a parfaitement raison, et je suis pleinement d'accord avec lui,dans l'immen-se majorité des cas, contre tous ceux qui s'imaginent qu'en ajoutant des hasses fréquences derrière leur poste, ils entendront

tout ce qu'ils voudront.
Il a raison, mettons dans 99 cas sur 100. Mais il reste le centième, qui est précisément celui qui m'intéresse et je me per-mettrai de faire à son sujet part de mon sentiment aux lecteurs de l' « Antenne ». D'abord, mettons hors de cause l'ouïe

très fine. Je suppose, pour être beau joueur, que la personne qui écoute ait une ouïe infiniment fine. Reste la sensibilité du téléphone or, celui-ci a un seuil de sensibilité tout différent de celui d'un relais à lampe basse fréquence.

lampe basse fréquence. Sans entrer dans des calculs à ce sujet, il est évident qu'une membrane de téléphone vibrant mécaniquement possède une inertie considérable et absorbe une énergie qui n'est pas du tout du même ordre que celle nécesaire à déterminer les oscillations dans une lampe à 3 électrodes, par cou

plage à transformateurs.
L'avis du professeur Gutton, de réputa-tion mondiale, est formel à ce sujet:

...Le relais à lampe a l'avantage de rendre audibles des transmissions télépho-niques qui, sans lui, seraient bien au-des-sous de la limite de sensibilité du récepteur téléphonique. » (La lampe à 3 électro-

des, page 31.)
Suit une discussion pour démontrer que l'amplificateur ne peut avoir une sensibi-lité infinie, ce qui rendrait son fonctionne-ment instable, les capacités grille-plaque-filament transmettant des courants alter-natifs très faibles qui, lors de leur passage dans les enroulements, donnent lieu à des

pertes d'énergie par effet Joule.

Il n'en demeure pas moins acquis que la sensibilité d'un amplificateur basse fréquence peut, avec des appareils convenables, devenir aussi grande que l'on veut; il n'est est évidemment pas de même pour un casme. un casque.

Reste la question de la détectrice: Il se pourrait qu'une détectrice ne puisse redres-ser que des courants audibles à la sortie avec un excellent casque. Or, je crois bien que l'on admet généralement que la détectrice redresse des courants, infiniment trop faibles pour faire vibrer une membrane téléphonique.

Prenons, par exemple, la première lampe d'un superhétérodyne. C'est une détectrice, et si elle ne détectait pas l'appareil ne fonctionnerait pas.

Or, elle détecte dans des conditions de sensibilité invraisemblable (réception des Américains sur petit cadre). Je sais bien qu'on m'objectera que la détectrice d'un superhétérodyne ne détecte pas en basse fréquence; mais que l'onde à la sortie, grâce à l'hétérodyne, est de moyenne fréquence. Peu importe, car cet exemple fera mieux saisir la question sur le vif. Je pense que tout le monde est d'accord pour recon-naître qu'à égalité d'aérien (petit cadre) un superhétérodyne est plus sensible qu'une détectrice. Je ne citerai qu'un exemple, celui de la réception de concerts américains sur petit cadre, qui a jusqu'à présent été impossible avec détectrice... seule. M. Cowper, de la Radio-Press, qui est un des expérimentateurs les plus habiles en Angle-terre, s'est posé la question de savoir si





une détectrice suivie de basses fréquences, fonctionnant dans des conditions voisines des conditions théoriques, était capable des mêmes résultats qu'un superhétérodyne.

Sur cadre de 60 cm. avec deux basses fréquences, mais de type spécial (chaque étage revient à près de 400 francs), il a, au cours de son expérience, dans des circonstances qui n'étaient pas particulièrement favorables (entre minuit et deux heures du matin), reçu jusqu'à cinq concerts américains, la parole étant distincte et compréhensible. et neuf ondes porteuses.

Les conclusions de l'auteur sont les suivantes:

« Il n'y avait pas lieu de continuer ceci. alors qu'il semblait bien établi qu'une seule lampe est capable de recevoir des stations à 5.000 kilomètres de distance sur cadre de 60 cm., à condition qu'une amplification basse fréquence efficace soit utilisée pour amener les signaux faibles à une intensilé vaisamable. raisonnable. »

Pans le cas de M. Cowper, les basses fré-quences semblent avoir été admirablement construites, et le voltage plaque et grille avaient été déterminées avec une précision scientifique.

Le même M. Cowper a récemment reçu sur antenne, toujours avec détectrice et deux basses de type semblable, le concert d'Oakland (Californie) en plein jour. Il est évident que de pareilles performan-

ces ne se réalisent qu'après de longues semaines de mise au point et, je le répète, avec des transformateurs basse fréquence de types tout à fait spéciaux.

Pour donner un autre exemple, qui est plus classique et vérifiable par tous ceux qui ont accès dans les postes d'émission. Un microphone de poste d'émission, pour être fidèle, doit être très amorti; il suit ainsi, sans résonance même atténuée, sans zone préférée, toutes les variations des ondes accoustiques sur une échelle excessivement large. Or, parmi les meilleurs de ces microphones, il en est de tellemnt amortis qu'en branchant un casque à leurs bornes, on n'entend absolument rien de ce qui se passe dans la salle. Pourtant, après les énormes amplifications en basse fré quence, les moindres détails du plus léger bruit peuvent devenir audibles et sont fide-lement reproduits. D'ailleurs, pourquoi un amplificateur basse fréquence n'amplifie-rait-il pas, à l'égal de son frère de la haute fréquence ?

Prenons le cas de l'amplificateur à résistances. Pour la haute et la basse fréquences il est le même et personne n'a jamais nié son efficacité en HF. D'ailleurs, ce n'est pas, certes, le fait que l'onde HF est détec-

tée qui rend l'amplification inférieure.
Pour s'en assurer, il suffit de prendre
une onde HF, si longue qu'elle soit, audible au casque. L'amplificateur BF à résistan-ces fonctionne alors en HF et il ne viendra à personne l'idée de nier son efficacité ni la faculté qu'il possède de rendre les si-gnaux, trop faibles pour être entendus au casque, parfaitement audibles.

### Les différentes méthodes d'amplification BF

Pour revenir à des questions plus immédiatement pratiques, quelle est la meilleure méthode à employr pour amplifier en BF et parvenir à rendre supportable ce cata-clysme de l'appareil de la T.S.F., que nous connaissons tous et qui s'appelle le haut-

Il y a d'abord la méthode la plus universellement employée, qui est la liaison par transformateurs. Mais celle-ci est fertile en déboires. Un excellent transformateur BF est chose excessivement rare.

Vous ne le trouverez que par hasard, en entrant dans un magasin de T.S.F. M. Perey W. Harris a décrit un appareil

qui permet rapidement, au moyen d'inverseurs, de comparer deux transformateurs donnés. C'est simplement une détectrice, suivie d'une BF et d'un haut-parleur. Il serait de la plus grande utilité que les radio-clubs locaux, pour le plus grand intérêt de leurs adhérents, se livrent à des expériences de ce genre. Chaque membre apporterait un transformateur d'une certaine marque et tout le monde serait édifié et de façon définitive. Il est en effet impossible qu'un journal ou un groupement im-portant d'amateurs préconise telle ou telle marque au détriment des autres ; mais ce sont choses que l'on peut voir facilement en famille.

Dans ces expériences, il faut tenir compte de plusieurs points importants. D'abord, il est nécessaire de pouvoir rapidement inverser le sens des connexions d'un des transfos ensuite, de pouvoir passer rapidement de l'un à l'autre. Il faut aussi tenir compte des caractéristiques de certains transfos, qui s'adaptent à celles de certaines lampes. Au contraire, il y a des transfos qui sont à peu près indifférents à la marque de la lampe employée. Par exemple, un transfo pour lampe de puissance anglaise pourra ne tien valoir sur une lampe française; d'autres donneront des appulierations. d'autres donneront des amplifications con sidérables et de la distorsion); mais asso ciées à des hauts-parleurs possédant des défauts de distorsion inverse, ils les corri-geront et fourniront de bons et même d'ex-cellents résultats. Les expériencs, malgré cela, ne sont ni longues ni délicates.

Il est de la plus haute importance de ne se servir que de lampes pouvant manier les courants importants qui les traversent. En général, le meilleur transfo semble être celui où il y a le plus de fer et le plus de fil; à condition, toutefois, que la capacité entre enroulements ne devienne pas considérable, ce qui est le cas le plus souvent. C'est même pour cette raison, principale ment, qu'un transfo basse fréquence est si difficile à construire. Le rapport du transfo a moins d'importance que l'on ne lui en

Enfin, et ceci est le point qui doit attirer l'attention de tous les amateurs, il faut donner à la grille de la lampe un potentiel convenable qui doit être déterminé avec soin. Ce potentiel se détermine au moyen de piles de lampes de poche dont le pôle positif est relié au — 4, et le — à la sortie de l'enroulement qui va à la grille.

Le voltage négatif appliqué varie entre — 3 et — 3 volts; il se détermine aisément. Une bonne méthode pour relever un son trop grave et donner de la pureté à l'appareil est de shunter le secondaire par une résistance variable de 100.000 ohms à 1 mégohm, par exemple. La qualité du son est souvent extrêmement améliorée. Enfin, tout le monde sait que dans le cas où l'on emploie de la réaction il est bon de shunter primaire par une capacité doit être maintenue aussi faible que possible si l'on veut conserver un bon rendement à l'appareil. Enfin, à la sortie, une capacité shuntant le haut-parleur pourra être déterminée, selon la hauteur des sons (grave ou aigu) que l'on désire

Il y a une autre méthode d'amplification BF qui donne d'excellents résultats, c'est l'amplification à résistances.

En France, cette méthode n'a eu qu'un succès médiocre. Cela tient surtout au fait que pour donner des résultats à peine comparables à ceux des transfos, les résistances exigent, avec lampes ordinaires, des voltages de 200 à 240 volts.

L'appareil à résistances a en plus de la pureté l'excellent avantage d'être bon marché, si on le compare à un transformateur d'excellente qualité, dont le prix est rédhibitoire.

Enfin, pour ceux qui craindraient que la résistance de plaque varie, il existe un très bon moyen de couplage. Placer au lieu de

# 0,06Ampere

LAMPE T.S.F

LA NOUVELLE

MARQUE

Consomme 12 fois moins

Dure 5 fois plus

Peut s'employer avec des piles sèches

Elysée 69-50

COMPAGNIE des LAMPES 54 Rue La Boëlie PARIS (8°) .

CONDENSATEURS DUBILIER RÉSISTANCES

et tout l'APPAREILLAGE pour la T.S.F.
CONSTRUC. GENER. RADIO-ELECTRIQUE, av. de Villaine --: BEAUSOLEIL (A.-M.)

EXIGEZ PARTOUT LE TRIODE

A FAIBLE CONSOMMATION

Prix: 30 francs

Ets A. BERTRAND, 1, rue de Metz Paris

la résistance de 80 à 100.000 ohms une cobine de choc. L'amplification est légère-ment plus grande que celle fournie par in résistance. Il est très important d'avoir une resistance. Il est tres important d'avoir une impédance considérable, sinon certaines fréquences seront favorisées; avec des bobines de choc de plus de 0 henrys, on a une reproduction généralement fidèle.

Une excellente méthode pour ceux qui désirent une amplification convenable conjuitament de la propagation de la

sisterait, si nous avions des lampes pour amplis à résistances, à associer un premierétage à transfos à un étage à résistance. Le transfo a une tendance naturelle à baisser le son si on ne shunte pas son secondaire par une résistance; au contraire, la résistance élève le son parce qu'elle a ten-dance à détecter, même en BF.

L'association judicieuse de ces deux qualités contraires doit procurer la perfection. Dans un très grand nombre d'apapreils anglais, cette liaison est pratiquee et donne

de très bons résultats.

Enfin, un dernier mot pour les galéneux. Un bon transfo pour lampes ne peut convenir à une galène. L'impédance du primaire sera beaucoup trop considérable pour la galène, qui a une résistance bien inférieure à celle d'une lampe.

Les transfos à bon marché ayant peu de fil au primaire, seront donc particulièrement indiqués, et c'est parmi ceux-ci, en général, qu'on aura le plus de chance de trouver l'instrument convenable. Il est donc acquis que l'ordre d'excellence ne sera pas du tout le même pour une série de transfos BF avec un poste à lampe ou un poste à galène. C'est une simple constata-tion que les auteurs de traités auraient pu taire, qui recommandent de commencer par un poste à galène suivi de BF, ensuite de construire le poste à lampe en conservant les mêmes B.F.

BEN CLIPPING.

Le 2 mai il avait été vendu 37.284 C-119 par R. Alindret. Hâtez-vous d'en commander, car vous risquerez d'en manquer. 53, rue Réaumur, Paris (2°).

<sup>©</sup> මිරිම් මිරිම මිරිම් මිරීම් මිරීම

**෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯** 

SANS-FILISTES Faites rénover vos lampes T.S.F. Elles seront meilleures que neuves 000

TREFILA

16, rue Vergniaud - PARIS (13°) Demande agents à l'étranger

Les Bobines FRAGOR

ICI

La vieille Maison (1912)

présentera ses derniers modèles d'appareils et accessoires construits en grande série dans ses usines d'AMBOISE (1.-&-L.)

### FOIRE DE PARIS

Stand 5.212 - Hall 5

### **EXPOSITION DES** ARTSDECORATIFS

SECTION T.S.F.

# Dans les Radio-Clubs

### Radio-Club Central Parisien

Siège social : 77, rue de la Verrerie, Paris

Le Radio-Club Central Parisien a tenu sa séance le jeudi 30 avril à 20 h. 30; un cours sur les condensateurs première partie a été fait par un professeur spécialiste et a été très apprécié par les membres présents. De plus un nouveau montage inédit a été présenté par un officier A.S.F. de la Marine. Nous avons envisagé une visite au poste de la Tour Eiffel probablement pour le dimanche 17 mai. Notre prochaine réunion aura lieu le jeudi 7 mai à 20 h. 30, 77, rue de Verrerie (4°); nous invitens cordialement MM. les amateurs à nous rendre une visite qui promet d'être très intéressante, une conférence sur les débuts de la T.S.F. et des travaux de l'illustre Branly y sera faite par un professeur.

Le Secrétaire général: R. FERRANEL.

Le Secrétaire général : R. FERRANEL.

### Radio-Club du XI arrondissem.

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 7 mai, 81, boulevard Voltaire, Programme : cours le lecture au son ; cours pratique d'électricité ; présentation d'une détectrice à réaction eur cadre. tion sur cadre. Une bibliothèque vient d'être créée.

Les amateurs du III' et du XX° qui dési-rent se joindre au Radio-Club du XI° sont priés d'envoyer leur adhésion à M. Couflet, 10, passage Josset.

Le Secrétaire : CAVELIUS.

### Radio-Club de Lille

38, Grand-Place

Compte rendu de la séance du 17 avril :

La séance est ouverte à 19 h. 30 devant de nombreux membres ; 7 nouveaux membres sont admis. M. Raimbault prend la parole et fait une très intéressante causerie sur la propreté des accumulateurs. Le secrétaire donne ensuite le programme du voyage à Paris qui aura lieu du 21 mai au 24 ; des excursions sont également prévues pour la bonne saison. Pour tous renseignements, écrire au siège social. La séance est levée à 21 h. 30.

Le Secrétaire adjaint : H. ROUGERON

Le Secrétaire adjoint : H. ROUGERON.

### Radio-Club du XV°

26, rue de Staël

Le président fait un pressant appel à tous les amateurs du Radio-Club pour assister très nombreux, accompagnés de leur famille, à la grande matinée récréative que le Radio-Club grande matinée récréative que le Radio-Club a organisée pour le 10 mai, à 14 h. 30, à la Salle Jouve, 33, rue Blomet (15°). Cette mati-née que notre conseil d'administration a eu l'initiative d'organiser n'a qu'un but : resser-rer les liens qui nous unissent en une grande réunion amicale où nous nous retrouverons tous et où règnera un esprit de franche ca-maraderie et d'entente. Cette matinée comprendra une partie concert par des artistes parisiens, ensuite bal, orchestre, jazzz-band, et enfin une tombola.

Nous espérons que vous ferez bon accueil et que vous serez heureux de cette initiative en répondant tous à notre appel. Nous sommes heureux de vous faire connaître que notre trésorier vient d'enregistrer le 115° membre.

Nous informons les amateurs que notre petite fête est absolument grafuite, les cartes sont valables pour toute une famille; il en sera remis aux amateurs qui assisteront à la prochaine réunion qui a lieu jeudi prochain 7 nai, salle Jouve, 33, rue Blomet. Pour ceux qui n'auront pu y assister ils pourront s'en qui n'auront pu y assister, ils pourront s'en procurer chez le président, 26, rue de Stafi ;

a Micro Rénovée Fragor

# Incomparable!

Il y a des quantités de Hauts-Parleurs, dont beaucoup sont excellents, mais il n'en est pas moins vrai que le Haut-Parleur Sterling "Baby" est incomparable comme bon marché, rendement, ample puissance de réception et parfaite reproduction. Demandez à votre fournisseur de vous faire apprécier ces qualités par un essai sur place.

> HAUT - PARLEUR CTERLING

Annonce de la STERLING TELEPHONE & ELECTRIC CO., LTD. 210-212, Tottenham Court Road, Londres, W.I., Angleterre



Literable aux choix en noir uni ou nuance brune (résistance 2000 ohms), complet avec flexible.

chez M. Dufour, électricien, 66, rue Lecourbe; chez M. Boucan, électricien, 128, rue Lecourbe. Le Conseil d'Administration.

### Radio-Club de Montmartre

Séance du 30 avril 1925

Séance du 30 avril 1925

La deuxième réunion du Radio-Club a eu lieu au Café de la Mairie, place Jules-Joffrin.

M. Girardot a lu une lettre du maire du 18º arrondissement avec qui il est en pourparlers en vue d'obtenir l'autorisation de se réunir dans un préau d'école ou dans une salle à la mairie. Différents récepteurs ont été présentés et malgré les moyens de fortune d'excellentes réceptions ont été obtenues. Prochaine réunion jeudi prochain à 20 h. 45, Café de la Mairie, Pour tous renseignements, s'adresser au président, M. Gérardot, 110 bis, rue Marcadet.

GERARDOT.

### Radio-Club des Pyrénées et du Midi

9, rue Ozenne, Toulouse
Le Radio-Club des Pyrénées et du Midi est heureux de signaler à tous ses adhérents de Toulouse et de la région les essais particuliè-

Le Radio-Club des Pyrénées et du Midi se tient à la disposition de ses adhérents pour recevoir toutes les critiques ou toutes les suggestions sur la qualité des émissions qui ont été faites jusqu'ici et qui d'après les nombreux renseignements parvenus à ce jour ont été fort bonnes comme intensité et modulation,

47, rue du Président-Wilson, à Levallois

A 21 heures la séance est ouverte par M. Cruveilher, vice-président; M. Chené fait un cours de lecture au son.

A 21 h. 30 M. Corelli, ingénieur, fait une très intéressante causerie sur le fonctionnement des montages Réflex. Il termine en indiquant les moyens régiques d'en construire un

rement heureux du nouveau grand poste Ra-dio-Toulouse dont la région du Sud-Ouest vient d'être dotée par la Société régionale « La Ra-diophonie du Midi ». Ces essais se déroulent depuis huit jours sur 295 mètres de longueur d'onde avec une puissance antenne de deux kilowatts.

### Radio-Club de Levallois

Réunion du 24 avril 1925

# C'est entendu... Mais...

# LA LAMPE SOLE

est la meilleure

Sa plaque


de molybdène

vous assure:

Pureté

Amplification

Durée

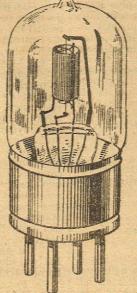

Fabrication

Française

\*\*\*\*\*

La plus petite du monde

La reine

de l'accrochage

GRANDEUR NATURELLE

# Elle coûte 25 francs

Mais... elle vous est livrée avec toutes ses qualités, directement, en emballages cachetés, de l'usine au consommateur. Votre fournisseur vous la procurera toujours avec le sourire

31, Rue Mogador, PARIS (9e)

Agents exclusifs pour la Suisse: PLANTIN & Cie, Lausanne

### TOUTE LA T.S.F ETUDIEE PAR DES SPECIALISTES

50, boulevard Saint-Michel — PARIS Téléphone : Fleurus 38-46 76, 78, 80, boulevard Garibaldi Usines et maison de gros : Tél. Ségur 52.71 CONTRACTOR CONTRACTOR

A 22 h, 45 M. Corelli nous donne des monta-

ges nouveaux et inédits, puis nous indique le moyen de faire osciller une galène. La séance est levée à 23 h. 20. La prochaine aura lieu le vendredi 8 mai au siège social. A partir du 21 mai les réunions se feront le

Le Scerétaire adjoint : P. PERRIOT,

### Lyceum Radio-Club

Siège social, 4, ruc Duméril, Paris (13º)

Siège social, 4, ruc Duméril, Paris (13°)

La dernière réunion du Lyceum Radio-Club
fut très intéressante : montage d'un poste
bigrille, avec une lampe allemande sur antenne de 15 m. de long, tension plaque 6 volts,
chauffage filament : 2 volts : réception très
confortable de plusieurs anglais au casque.

Le L.R.C. remercie la maison Fréret du don
d'un chercheur vocalis qui a donné de très
bons résultats sur un simple poste à galène.
Ordre du jour de la prochaine réunion, à
15 h. 45, 14, boul. Raspail : présentation d'un
C. 119 bis ; élection du bureau définitif.

Le L.R.C. remercie chaleureusement M. Alindret d'avoir accepté la présidence de notre
club. Jeunes gens sans-filistes venez tous à
nos réunions, vous y serez bien reçus.

Le Secrétaire : J. LE MOULT.

Le Scerétaire : J. LE MOULIT.

### Radio-Club du Bassin de la Sambre

Le Radio-Club du Bassin de la Sambre (en formation) prie les intéressés de se faire ins-crire chez les délégués :

A Maubeuge: M. Heyder-Bruckner, ingénieur, 32, rue Saint-Quentin; M. Castier, négociant, 6, rue Saint-Lazare;
A Hautmont: M. Armand Spalart, négociant, rue de la Providence;
A Jeumont: M. Rossel, ingénieur, 49, rue
Puissant;
A Consella : M. Locat, industrial, Grandel.

A Consolre : M. Lecat, industriel, Grand'-

Mue;
A Ronsies et Ferrière-la-Grande: M. Selvais, ingénieur, 123 F., route de Ferrière;
A Louvroil: M. Dath, docteur, 80, route d'Avesnes.

Les amateurs sans-filistes sont priés d'as-sister à l'assemblée générale qui aura lieu di-manche 10 mai à 10 heures du matin, salle Toubean, place d'Armes à Maubeuge.

### Radio-Club de Saint-Mandé

Les amateurs de Saint-Mandé qui seraient partisans de la fondation d'un Radio-Club Saint-Mandéen, sont priés d'écrire à M. Jac-ques Sabour, 55, avenue Alphand, Saint-Mandé, en vue d'envisager les possibilités.

Les fédérations régionales

Les fédérations régionales

Lorganisation des Fédérations Régionales
de Radio-Clubs se poursuit très activement
sur tout le territoire, en même temps que se
multiplient les clubs dans un grand nombre
de villes. On peut prévoir qu'une partie importante des fédérations vont se constituer
en mai, et que la Confédération Nationale
pourra se former à Paris en juin.

Les clubs qui n'auraient pas encore envoyé
leur adhésion aux centres de leurs régions
respectives sont priés de le faire d'urgence
aux adresses suivantes:

Région Parisienne, à l'Union Française de
T.S.F., 35, rue Tournefort, Paris (5°), qui
donne également tous renseignements sur la
formation des nouveaux clubs, constitution et
statuts des fédérations, etc.

Région du Nord, au « Radio-Club de Lille »,
38. Grande-Place. Président: M. Bernast.

Région de l'Ouest, à la Société Caennaise
de T.S.F., et au « Radio-Club Caennais ».

Région du Midi, à la « Société Languedocienne de T.S.F. », à Montpellier. Président:
M. Pasquet.

Région d'Aisacc et Lorraine, au « Radio-

cienne de T.S.F. », à Montpellier. Président :
M. Pasquet.
Région d'Aisacc et Lorraine, au « Radio-Club du Bas-Rhin », à Strashourg.
Région de Bourgogne au « Radio-Club Bourguignon », 37, place du Transvaal, à Dijon.
Région de l'Est, aux «Amis de Radio-Lyon»,
rue Sala, à Lyon.
Nous rappelons que la région du Sud-Ouest
est formée à Toulouse, que celle du Sud-Est
est en bonne voie d'achèvement à Marseille,
ainsi que celles d'Alger, de Tunisie et du Maroc. Le grand mouvement de concentration
des Radio-Clubs de France se poursuit donc
avec une vigueur qui fait bien augurer de la avec une vigueur qui fait bien augurer de la

avec une vigueur qui latt puissance future.
Cette organisation vraiment démocratique des amateurs complètera très heureusement la liberté rendue à l'émission, l'une et l'autre nous promettent un magnifique essor de la radicabonte nationale, qui n'est aucunement la diophonie nationale, qui n'est aucunement la propriété de telle ou telle chapelle, comme quelques-uns semblent le prétendre, mais qui est le bien commun de tous les amateurs.

Radio-Club Bourguignon

Siège social, 37, place du Transvaal, Dijon Les membres du club sont instamment priés de blen vouloir assister à l'assemblée géné-rale mensuelle qui a lleu aujourd'hui 5 mai, au siège social, à 20 h. 30, en vue de l'étude de propositions urgentes très intéressantes.

Nous informons nos futurs adhérents que le montant de la cotisation a été fixé à 2 fr. par mois remboursables par une remise sur

### Radio-Club de Maisons-Alfortville

Président d'honneur : Radiolo L'almable et sympathique Radiolo Speaker aux émissions Radio-Paris, a bien voulu ac-cepter la présidence d'honneur de notre R.C. REPARATION DE LAMPES T.S.F.

LA LAMPE STYX est la seule lampe T.S.F. régénérée (ordinaire et micro) identique en présentation et qualité aux lampes neuves des meilleures marques

149, bouley. National, CLICHY (Seine)

Il faut dire que Radiolo est domiciliée dans notre localité et qu'il à consenti avec sa bonne grâce coutumière à la sollicitation des sansfilistes de sa région. Si nous rendons hommage à ceux qui ont créé, perfectionné la radio, à ceux qui ont contribué à sa diffusion, c'est avec un sentiment reconnaissant que parmi ces derniers nous nous inclinons devant Radiolo qui, peutêtre, a le plus ajouté d'attrait et de cordialité franche à l'art scientifique qu'il nous a ainsi fait aimer.

Nous présentons nos remerciements au commerçant qui a fait don d'un jeu de bobinage, dine couche spires jointives à notre Radio-Club.

L'étalonnage précis de la résistance de Il faut dire que Radiolo est domiciliée dans

L'étalonnage précis de la résistance de grille est fonction essentielle du bon accre-chage d'un poste, Notre R.C. étalonne gratui-tement résistance ,capacité, seif, ondemètre présentés par ses membres.

### Radio-Club du XX°

Les adhérents au Radio-Club du XX°, ainsi que les sans-fillistes du quartier et environs qui désirent en faire partie, sout convoqués en assemblée constitutive pour le jeudi 7 mai prochain an siège provisoire : Café tabac, 2, place Martin-Nadaud, à 20 heures 45.

Ordre du jour :

Approbation des statuts. Nomination des membres du bureau.

Questions diverses.

En raison de l'importance de cette première réunion, les fondateurs prient tous les
intéressés d'y assister.

Le scerétaire provisoire : DESMEDT.

### --x-Radio-Club d'Issy-les-Moulineaux

L'assemblée générale du Radio-Club aura lieu le mercredi 6 mai, à 20 h, 30, café Saint-Nicolas, 59, rue Ernest-Renan, à Issy-les-Mou-

Ordre du jour :

Ratification des statuts. Election du bureau définitif.

Cours de lecture au son. Conférence par M. Cemenoff sur les lampes et leurs applications.

Audition des postes français et anglais sur

Le secrétaire : Pierre MAZOYER,

### Radio-Club de Saint-Cloud

Siège social : 17, rue Gouned, Saint-Cloud

Siège social : 17, rue Gounod, Saint-Cloud
La deuxième réunion du Radio-Club de
Saint-Cloud a eu lieu le samedi 25 avril, à 21
heures, au siège social.

M. Mauvage présidait la réunion.
Il a été décidé que les réunions du R.C. auront lieu les 2º et 4º samodis de chaque mois.
En conséquence, la prochaîne réunion aura
lieu le samedi 9 mai 1925, à 21 heures. Le
bureau a approuvé les statuts présentés par
M. Bellec, secrétaire du R.C. et décidé d'activer les démarches relatives à la déclaration
légale de la société. Il charge M. Bellec, secrétaire, de cette formalité.

taire, de cette formalité.

Après échange de vues entre les membres présents, la séance a été levée.

Le secrétaire : HELLER.

### Radio-Club de Saint-Ouen

Siège social : Salle Darracq

27, avenue de la Gare, à Saint-Ouen

27, avenue de la Gare, à Saint-Ouen

Procès-verbal de la révion du 23 mai 1925

La séance est ouverte à 20 h. 30 sous la présidence de M. Dehon.

Deux nouveaux membres sont admis.

Au cours de cette séance, M. Maigrot présente un montage C.119 bis réalisé par lui et qui a donné une audition parfaite et puissante des postes parisiens et étrangers.

La prochaine réunion aura lieu au slège social, le mardi 5 mai, à 20 h. 30. Le meilleur actueil est toujours réservé aux nouveaux adhérents.

Ordre du jour :

De 20 h. 30 à 21 heures, communication du bureau.

De 21 heures à 21 h. 30, cours de lecture au son par M. Tyrode.

De 21 heures à 22 heures, cours de radioélectricité par M. Dehon.

De 22 heures à 22 h. 30, causerie libre,

échange de tuyaux. Le R.C.S.O. monte actuellement son labo-ratoire, tous les dons seront acceptés avec reconnaissance.

Le scerétaire général : E. TYRODE.

### Radio-Club Bellevillois

14, rue des Bois, Paris

La réunion bi-mensuelle du Radio-Club Bellevillois a eu lieu le 28 avril, à 20 heures, à son local habituel, 40 bis, rue du Pré-Saint-Gérvais.

La soirée a été consacrée à l'audition de diverses émissions françaises et étrangères et à la continuation du cours d'électricité pratique de M. Archier. MM. les sociétaires en retard de leur cotisa-

### BEGE

L'Antenne d'intérieur BON MARCHÉ consti-L'Antenne d'intérieur BON MARCHÉ consti-tuée par une ruban de 2 cm. tissé en métal a argent montée sur bobine réglable est vendue par les

### Etablissements ARIANE

4, RUE FABRE-D'EGLANTINE - PARIS

et par tous les revendeurs 12 mètres.... 12 fr. — 15 mètres.... 15 fr. 12 mètres... 12 fr. — 15 montes de 30 à 40 fr. Mêmes types vendus par ailleurs de 30 à 40 fr. — 1511 No 5. Stand No 5.207

# LES PIÈCES DÉTACHÉES

LES LES PIÈCES PIÈCES DÉTACHÉES DÉTACHÉES A BREVETÉES FAIBLE PERTE BADIO BAL TIC SERONT VENDUES DOUBLENT EN FRANCE LA SENSIBILITE A PARTIR et par conséquent du 15 MAI LA PUISSANCE D'UN POSTE Importées de Suède

# SONT LES MEILLEURES DU

non trimestrielle sont priés de se mettre à ;

jour.

A la prochaine réunion, le 5 mai, continua-tion du cours de lecture au son.

Le président : ALARY.

### Radio-Club du Xº

La Radio-Club, du 10° arrondissement se réunira vendredi prochain 8 mai, à 20 h. 30 précises au siège 10, rue Eugène-Varlin (Eco-le de Garçons).

Ordre du jour Ouverture d'un cours élémentaire de T.S.F. et d'électricité par M. Verdeau, projections par M. Larmanger Questions diverses

Scerétaire : M. KNAB. 8, rue du Châlet.

### Radio-Club Régional Nogentais

Affilié à l'Union Française de T.S.F. et à l'Union des Sociétés d'Education physique et de préparation au service militaire Siège social 42, rue Emile-Zola

Nogent-sur-Marne

Réunions

Réunions

Nogent-sur-Marne — Lundi 4 mai, à 20 heures 30. Transformation avec le minimum de frais d'un poste à galène en poste à lampes par M. Thuillier.

Mercredi 6 mai, cours de lecture au son.
Section de Joinville-le-Pont. — Jendi, à 20 heures 30, salle de la mairie, montage sur table d'une détectrice à réaction suivie de deux basse fréquence far M Rollin.

Le comité porte à la connaissance des jeunes gens (classes 1925 et suivantes) de la région qu'il sera ouvert le 15 mai un cours de préparation aux brevets militaires (8, 18 génie, marine). Les jeunes gens désireux de suivre ces cours sont priés de g'adresser ou d'écrire pour tous renseignements au siège social.

### Radio-Club du XIVº

La réunion du Radio-Club du 14º aura lieu

le mardi 5 mai, à 21 heures, au siège social, Maison Serièys, 37, rue de l'Ouest. À l'issue de cette réunion, une conférence sera faite par M. Rousset, ingénieur diplômé de l'Ecole Supérieure d'Electricité.

Le secrétaire : P. FRANÇOIS. --X--

### Radio-Club Garennois

Séance du mercredi 29 avril 1925 La séance est ouverte à 21 heures par M.

Coufelet.

Après le cours de lecture au son de M. Danière, M. Coutelet nous parle des diverses amplifications haute et basse fréquence. Le poste présenté par M. Lagrue à notre dernière séance nous a permis en 1 heure d'écoute environ de relever 23 indicatifs d'amateurs en graphie, dont BBX2 très fort. Nous avons puégalement suivre la phonie de SGQ sur IS5

VOCALIS

Chercheur ultra-sensible inoxydable AMPLIFICATION — PURETÉ — STABILITÉ Pr.: 4 fr. R. Fréret, 71, r. de Rennes, París-6º

FRAGOR, CHEZ TOUS LES

Pour le gros : 90, rue du Temple, Paris-3'

et 110 metres Le dernier essai sur 185 m. était particulièrement réussi. Notre prochaine séance comportant les cours habituels est fixée au mereredi 6 mai.

### Club Radio Electrique Mantais

Compte rendu de la séance du 17 avril 1925

Compte rendu de la séance du 17 avril 1925.

La séance est ouverte à 21 heures. Lecture est donnée des nouveaux statuts, mis aux voix ceux-ci sont adoptés à l'unanimité et serent déposés.

Il est procédé à la constitution du bureau provisoire comprenant un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Au cours de cette séance un local a été mis à la disposition du club pour la fondation d'un laboratoire où les différents appareils de mesures utiles aux membres seront installés.

En vue d'une incursion possible dans le domaine de l'électricité le titre du groupement devient Club-Radio Electrique Mantais, son but étant la vulgarisation de la Radio et de l'Electricité.

La création d'un cours de préparation radio

l'Electricité.

La création d'un cours de préparation radio militaire a été envisagée. Il a été décidé que les réunions auraient lieu le premier mardi de chaque mois, provisoirement à la mairie. Les amateurs s'intéressant à la radio sont cordinlement invités à y assister.

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. G. Valin, 33, avenue de Magnauville, et A. Rouquet, 59, rue Nationale.

Prochaîne séance le mardi 5 mai, chez M. Wagner, Café du-Commerce, la salle de la mairie n'étant pas disponible par suite des élections municipales.

élections municipales. ROUQUET.

-X-

### Radio-Club Servannais Siège social, 12, rue du Prébrécel, Saint-Servan-sur-Mer

Une assemblée consultative des sans-filietes de la région a ou lieu dernièrement, où il a été décidé de créer une société qui porte-rait le nom de Radio-Club Servannais.

Il a été procédé aussitôt à l'élection du bureau composé comme suit : Président, E. Josse ; véco-président, L. Ca-simir ; socrétaire, F. Leforestier ; trésorier, Baslé ; membres : Ebrard. Le Guerraniek,

Délégué pour Saint-Male, M. le docteur Dof-

Délégué pour Paramé, M. Lebreton, Le bureau s'est ensuite réuni et a décidé

Le bureau s'est ensuite réuni et a décidé la création d'un laboratoire sitôt que les disponibilités le permettraient.

Des cours de lecture au son seront donnés pour la préparation militaire et la marine.

Les sans-filistes et personnes désireuses de s'intéresser à ce groupement sont priés d'adresser leurs adhésions au président, 3 bis, place Bouvet, ou au siège social, 12, rue du Prébrécel, Saint-Servan-sur-Mer. -X-

### Radio-Club du Berry

Siège social provisoire, 2, rue des Beaux-Arts Pour la première fois depuis sa fondation (14 mars 1925), le Radio-Club du Berry a

ONDINE

RADIOFOR

31, rue de la Cerisaie - PARIS (IV°) 000

Vous invite à venir voir ses nouveautés à la FOIRE DE PARIS (Stand 5.144. Hall 4).

TAUPIN D'AUGE 

tenu sa réunion mensuelle le dimanche 19 avril à l'Hôtel de Ville de Bourges.

Malgré sa formation récente, notre club inscrit au cours de cette réunion son solvantième adhérent.

La séance est ouverte à 10 heures, Après avoir présenté les excuses d'un certain nombre de membres, le président donne lecture de plusieurs lettres de la Société Française d'Etudes de Télégraphie et de Téléphonie sans fil, de l'Union Française de T.S.F., du Radio-Club Avignon-Provence sur la question de l'affiliation à une société nationale. Après discussion et dissertation de M. Godon, vice-président, cette question est remise à une date ultérieure afin de permettre une plus ample documentation.

Après lecture de lettres de plusieurs constructeurs informant le club de l'envoi de dons, il est passé à la discussion des jours et dates de réunions, qui sont fixés ainsi qu'il suit :

Réunions hebdomadaires.

Réunions hebdomadaires. — Le jeudi, & S. h. 30, au café des BeauxArts, dans une salle mise gracieusement à la disposition du club, par M. Julien (entrée rue des BeauxArts, 2). A ces réunions : cours de lecture au son, conseils, montage d'appareils, etc.

Réunions mensuelles. — Le troisième diville, soit à l'Hôtel des Syndicats. Les jourmanche de chaque mois, soit à l'Hôtel de naux indiqueront en temps voulu le lieu où se tlendra la réunion.

En plus de ces réunions et dans le but d'être utile à tous les amateurs sans-filistes, le secrétaire général se tiendra à leur disposition tous les jeudis, de 18 heures à 18 h. 30, au siège social du club.

Après cette discussion, il est décidé que le club contractera des abonnements à diverses revues et publications, afin de constituer une bibliothèque. A cette occasion, le président fait appel à toutes les personnes qui pourraient mettre à la disposition de la société des livres, revues, etc., ayant un rapport quel-congue avec à T.S.F. ainsi qu'à celles qui

fait appel à toutes les personnes qui pourraient mettre à la disposition de la société des livres, revues, etc., ayant un rapport quelconque avec la T.S.F., ainsi qu'à celles qui pourraient faire don d'appareils pouvant servir au laboratoire d'études.

Pour clore l'ordre du jour, il est soumis à l'approbation du burcau ainsi que des seciétaires présents, un projet de carte de membre de la société dessiné par M. Debar, projet qui est adopté à l'unanimité.

La parole est alors donnée à M. Gaston Lacroix, le sympathique collaborateur de l'antenne, qui pendant près d'une demi-heure, intéresse vivement son auditoire par une causerle sur les « Ondes courtes », leur émission et leur réception, causerie qu'il avait fait précèder d'une distribution de schémas.

La séance est levée à 12 heures, après les remerciements adressés par le président à M. le maire de Bourges qui consent à mettre la salle des Adjudications à la disposition du Radio-Club; à M. G. Lacroix pour son intéressante causeric, ainsi qu'aux sociétaires, anciens et nouveaux, qui ont bien voulu assister à cette rémnion.

### Radio-Club des Deux-Sèvres

La réunion préparatoire du Radio-Club des Deux-Sèvres, en formation à Niort, aura lieu le jeudi 30 avril courant, à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville de Niort (salle du Ravitaillement).

Ordre du jour : Nomination du bureau ; Proposition de statuts ; Questions diverses.

### Radio-Club Régional Nord-Est Parisien

Affilié à l'Union Française de T.S.F. Siège central de Paris :

Siège central de Paris :

79, rue Claude-Decaen, Paris (12°)
La visite du poste récepteur de Villecresnes
a eu lieu le 26 avril. Le président remercie
les nombreux sociétaires, ainsi que le RadieClub du XI° et celui de Saint-Maur de leur
participation à cette visite. Le président remercie également M. Maire, ingénieur de
l'École Supérieure d'Electricité, chef de service au poste de la S.F.R. de Villecresnes,
qui a bien voulu nous fournir toutes explications, renseignements et démonstrations.
Cette visite a été en tout point réussie. Le
Compagnie de l'Est avait bien voulu nous réserver un wagon à l'aller et au reborr, et Compagnie de l'Est avait bien voulu nous réserver un wagon à l'aller et au retour, et
nous faciliter ainsi notre visite. Nos remerciements à la Compagnie de l'Est pour sa
bienveillante attention. Dorénavant, l'accès
de la salle des réunions sera autorisé aux sociétaires ayant préalablement fourni leur
nom au contrôleur de service à l'entrée de
la salle. Aucune exception ne sera désormais
tolérée. Un service de renseignements pratiques fonctionnera sous la direction de M.
Henry Maurice à chacune des réunions. Le
cours de lecture au son aura lieu dorénavant
et sans aucune modification, de 20 h. 30 à
21 heures, par les soins de M. Henri Veiluet.
Les dames s'intéressant à la T.S.F. sont invitées à assister à nos réunions.
La prochaine réunion aura lieu mardi 12
mai 1925, à 21 heures, 8, avenue du Crône
(1er étage). Paris (12e). Métro Nation. Cours

# LE MAITRE DE LA BAISSE

Meilleur marché que le moins cher Marchandises de premier choix. Techniciens incomparables, Personnel d'une politesse ex-quise, Service spécial d'expédition pour la prov. Ts trav. de T.S.F. à façon. Dépanage. Tarij T.S.F. sur demande

Tarif T.S.F. sur demande

CALVET, 9, r. du Parc, St.Mandé (Seine)

Métro Vincennes, Tram St.Mandé-Prévoyance,
Ouv. de 3 à 20 h. Dimanche de 9 h.30 à 12 h.

Lampe rég. 6-100°.... 21.75; ord.... 19.25

Echange immédiat. Casque 2.000 oh... 35 fr.

Piles 45 v. 11.85. Cond. vern. 0,5-1,000° 27.85

1-1.000°... 31.90

Maison Fondée en 1896 CONDENSATEURS

10, Rue Saint-Sébastien - PARIS MEDAILLE D'OR PARIS 1922



LE SUBDIVISEUR 1/1000 

est resté le PREMIER des condensateurs R.C. Seine 99.676 - Catalogue A sur demande

de lecture au son. Causerie aur la détectrice à réaction. Deuxième conférence de M. R. Alindret aur « la Réception aur cadre des concerts étrangers », avec appareil de dé-

Le président : Louis DRIOT.

Section de Romainville

Siège chez M. Maurice Tyrode, 49, rue de Paris, à Romainville

Les amateurs sans-filistes de Romainville et des Lilas sont invités à assister nombreux à la réunion constitutive qui aura lieu le mercredi 6 mai, à 21 heures, au café Maison Pataud, place de la Mairie, à Romainville.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'adresse ci-dessus, au siège de la section.

Section de La Varenne Saint-Hilaire

Les sans-filistes de la Varenne-Saint-Hi-laire sont informés qu'un Radio-Club (R.C.R. N.E.P.) est en formation à la Varenne-Saint-Hilaire et groupera également les sans-filistes de Charajers. de Champigny.

Pour tous renseignements, s'adresser des maintenant à M. Rogué, 41, avenue Saint-Louis, à la Varenne-Saint-Hilaire (Seine).

### Section de Charenton-le-Pont

Les sans-filistes de Charenton-le-Pont sont informés qu'un Radio-Club (R.C.R.N.E.P.) est en formation à Charenton-le-Pont. Pour tous renseignements, s'adresser à M. Echard, 18, rue des Pavillons, à Charenton (Seine)

### Radio-Club de Saint-Mandé

Le Radio-Club de Saint-Mandé du R.C.R.N. E.P.) informe tous les sans-filistes de Saint-Mandé et de Saint-Maurice que les réunions du Radio-Club ont lieu tous les premiers et troisième vendredi de chaque mois, à 21 heures, dans la salle de la Justice de Paix, en la mairie de Saint-Mandé. La prochaine réunion aura lieu vendredi 15 mai, à 21 heures, Les amateurs sans-filistes de ces deux communes sont invités à v assister nombreux

munes sont invités à y assister nombreux.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Mériou, président, 65, avenue Sainte-Marie, ou à M. Rameaux, 11, rue du Lac, à Saint-Mandé (Seine).

### Radio-Club de l'Ain

Une lettre de Gémier adressée au Radio. Olub de l'Ain :

Je suis un partisan résolu de la radiopho-

nie.

Je suis précisément en relations quotidienmes avec la Compagnie Française de Radiophonie, 79, boulevard Haussmann, à Paris.

Lorsque je villégiature à Saint-Amour, c'est avec un grand plaisir que je recueille par Tr.S.F. les nouvelles du monde entier. Et si j'entends la voix de mes confrères, acteurs ou chanteurs, elle m'est fort sympathique quand ils ont du talent; elle ne me gêne pas en cas contraire, il me suffit d'arrêter l'audition. C'est une ressource qu'on n'a pas au théâtre, où l'on ne peut aisément quitter sa place.

sa place. La radiophonie est-elle préjudiciable à l'art dramatique? Nullement. Elle n'est que le son. Le théâtre est tous les arts à la fois. L. T.S.F. ne peut donc qu'engager les au-

diteurs à aller goûter pleinement au théâtre un plaisir dont elle ne leur a procuré qu'une partie.

F. GEMIER. Du reste, M. F. Gémier est membre du Con-de T.S.F.

### -x-Radio-Club Vellave

La séance du Radio-Club s'est tenue le di-manche 5 avril, à 10 heures et demie, dans une des salles de la mairie, sous la prési-dence de M. Badani, secrétaire technique, remplaçant M. Celles, malade.

Après la lecture du compte rendu de la séance précédente, M. Badani expose les buts du Radio-Club.

La parole est ensuite donnée aux membres présents pour discuter sur le choix d'affilia-tion du groupement.

tion du groupement.

On cause ensuite de l'établissement d'un

Compagnie Générale de Télégraphie et de Téléphonie 26, rue du 4-Septembre, PARIS (2°) Tél. Central 46-97

Fournisseur des Grandes l'ies de Radie électricité
Pièces détachées de T. S. F.
Haut-parleur 175 f. Casque 50 f. Transf. 38 f.

\* Une révolution en T. S. F. Nouveau poste à 2 lampes, réception forte et nette en haut-parleur de tous les concerts parisiens, anglais et Belges. Prix nu : 340 fr. Complet avec un haut-parieur et tout le nécessaire, depuis 500 francs.
Catalogue illustré sur demande des meilleurs appareils et pièces détachées pour T.S.F.

A LA SOURCE DES INVENTIONS 56, boulevard de Strasbourg, PARIS

poste de radio diffusion destiné à retrans-mettre les différentes émissions et surtout les prévisions météorologiques dans nos campa-

gnes, cette question sera reprise par la suite.
Si elle prends corps, il sera demandé une subvention au Conseil municipal du Puy, au Conseil général et aux diverses communes du département.

département. La date de la prochaine réunion sera an-noncée ultérieurement dans les journaux lo-

P' le bureau : le secrétaire : M. MEJEAN.

### Radio-Club des Gobelins

1, rue Broca, Paris Séance du 29 avril 1925

La séance est ouverte à 20 h. 30. Etude d'une détectrice à réaction « Grid Leak », suivi d'une basse fréquence avec Jack

Leak », suivi d'une basse fréquence avec Jack permettant de prendre la détectrice seule ou la D suivie de la BF.

Ensuite a eu lieu la troisième séance de lecture au son par M. Lesage. Quatrième leçon mercredi prochain.

Le Radio-Club des Gobelins rappelle aux amateurs voulant faire partie du Club que le meilleur accueil leur sera réservé. Se présenter au siège.

La prochaine réunion aura lieu le mercredi

Le secrétaire général : A. LESAGE.

### -x-Confédération des Radio-Clubs du Sud-Ouest

La Confédération des Radio-Clubs du Sud-Ouest groupant les Radio-Clubs des Pyrénées et du Midi, des Hautes-Pyrénées, du Tarn-et-Garonne, de l'Ariège, de Lavaux, des Landes, du Quercy, de Périgueux, de Bagnères-de-Bi-gorre, du Béarn, d'Agen et de la Côte d'Ar-gent a adressé la lettre suivante à la Société Périonela y La Padio-physio de Midia Alexandes Régionale « La Radiophonie du Midi », 4, rue Jean-Suau.

La Confédération des Radio-Clubs transmet ses félicitations et ses encouragements les plus vifs à la Société Régionale « La Radio-

plus vifs à la Société Régionale « La Radiophonie du Midi » pour les premiers essais du poste « Radio Toulouse » qui a conquis immédiatement la faveur de tous les sans-fiilistes de la région du Sud-Oeus.

La Confédération des Radio-Club du Sud-Ouest renouvelle son entière confiance pour l'œuvre qu'elle poursuit avec tant d'opiniâtreté et de courage depuis deux ans.

Elle est certaine de se faire l'interprête de tous les amateurs des douze départements, en déclarant que les émissions du nouveau poste « Radio Toulouse » sont parfaites comme puissance, comme clarté et comme modulation.

### Radio-Club de Saint-Maur

Siège social et lieu de réunion : 22, aven. des Arts, Parc-St-Maur (Seine)

Compte rendu de la réunion du 25 avril
La séance est ouverte à 21 h. sous la présidence de M. Liébaut. Après la lecture des périodiques, le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance du 18 avril qui est adopté, et de la correspondance. Il est présenté un ondemètre permettant d'étalonner jusqu'à 40 mètres. Les membres du club pourront faire étalonner leur poste dès la prochaine séance. M. Liébaut parle des antennes A.T., et à la suite de cette causerie une commission sera nommée pour procéder à des expériences pratiques dont les résultats seront communiqués à l'Antenne, Ensuite le cours de lecture au son a lieu. L'ordre du jour de la séance du 2 mai étant adopté, la séance est levée à 23 heures.

Voici la composition de cet ordre du pour :

levée à 23 heures.

Voici la composition de cet ordre du pour :

à 20 h. 30 : lecture des périodiques pendant
l'écoute d'un radio-concert ; à 21 h. : lecture
du procès-verbal de la séance du 25 avril et
de la correspondance ; construction et essais
au siège social d'un poste radio-goniométrique;
théorie et pratique des mesures radiogoniométriques par M. Liébaut. Pendant la séance,
essai de repérage de l'azimut de notre collaborateur 8HD. ; cours de lecture au son ;
présentation de poste : un C. 119 bis alimenté
entièrement par l'alternatif et un haut-parleur « Elgévose » ; causerie libre.

Le Secrétaire : A. ROUX.

Le Secrétaire : A. ROUX.

### Radio-Club de Neuilly

12 bis, rue Soyer, Neuilly-sur-Scine

La séance est ouverte à 21 h. sous la présidence de M. de la Dorie.

Le commandant Hourst a fait devant une assistance nombreuse la conférence annoncée sur le fonctionnement de la lampe à trois

électrodes comme détectrice. Cette conférence a été suivie de nombreuses expériences.

Plusieurs membres du Club ont décidé d'entreprendre des essais de phonie à très faible puissance. Les résultats seront annoncés dans les comptes rendus du Club.

Mercredi prochain le commandant Hourt

Mercredi prochain le commandant Hourt fera la suite de sa conférence sur les diffé-rents rôles de la lampe à trois électrodes.

Le Secrétaire : W.-G. BALTZER.

Fonds de commerce de vente et installation d'appareils mécaniques électriques et de téléphonie sans fil, connu sous le nom de : Comptoir d'applications mécaniques et avec la réduction C.A.M.E.E., à Paris, 30 ter, av. Daumesnil. Mise à prix 100.000 fr. En sus, matér., mobil. et march. consig. 25.000 fr. Adj. le 26 mai 1925, à 14 h. en l'Et. de M. J. VINCENT, not, 52, r. de Clichy.

Le Radio-Club de Fontenay-sous-Bois re-mercie les nombreux sans-filistes qui ont bien

mercie les nombreux sans-flistes qui ont bien voulu apporter leur adhésion et invite les Fontenaysiens qui n'ont pas encore adhéré à venir se joindre aux membres inscrits.

L'assemblée générale constitutive se tiendra le 5 mai 1925, à 20 h. 45, à l'annexe de la mairie, 5, rue Notre-Dame.

Nous rappelons que le Radio-Club de Fontenay-sous-Bois commencera le 12 mai à la mairie une série de conférences sur l'emploi et l'utilisation de la T.S.F.; un cours d'électricité générale; un cours de lecture au son pour la préparation des jeunes gens à l'emploi de radio dans l'armée ou la marine.

Les amateurs désireux de suivre ces cours sont priés de se faire inscrire chez M. Luraud, 50, rue Pasteur, ou chez M. Sonnette, 5, boulevard des écoles, à Fontenay-sous-Bois.

Le Président: R. LURAUD,

Le Secrétaire: L. DUDILIEU.

Le Secrétaire : L. DUDILIEU.

### Radio-Club Lutetia

6, rue Thouin, Paris (5°)

Après lecture du courrier de la semaine le Radio-Club Lutetia adopte d'ordre du jour suivant :

Après lecture du courrier de la semaine le Radio-Club Lutetia adopte d'ordre du jour suivant:

1. La réunion aura lieu dorénavant au Café de la Place, 1, rue de l'Estrapade (5°), tous les jours à 20 h. 30 très précises; 2. Le Radio-Club du V° actuellement Radio-Club Lutetia, avait organisé pour le samedi 25 avril une grande fête de nuit au profit de son laboratoire. Beau programme artistique, malheureusement pour les artistes les spectateurs étaient clairsemés grâce à la bonne campagne de certains bons amis. Malgré cla l'élection de la Reine de la T.S.F. a eu lieu avec un éclat magnifique. Est élue reine à la majorité Mile Germaine Lamère, 23 ans, vendeuse, 21, rue des Fossés-Saint-Jacques; 1° demoiselle d'honneur: Luce Bastide, 17 ans, artiste, 17, rue Corbon, et sa sœur Mile Gabrielle Bastide, 15 ans, même adresse.

A minuit grand bal, danseurs assez nombreux. A 1 h. 3º du matin, Mile Odette Martin, 5 ans, fait des exhibitions de danse, présentée par son professeur M. Mayant.

En réalité le résultat de la fête se résume par une perte sèche; je remercle tous les sans-filistes qui ont bien voulu y assister; ils peuvent compter sur men appui quand ils en auront besoin.

La première sortie officielle de la Reine des sans-filistes aura lieu le dimanche 3 mai pour se rendre à la tombe du Soldat inconnu Rendez-vous à 16 h. 30 au rond-point des Champs-Elysées. La prochaine réunion aura lieu le jeudi 7 mai.

Le Président: Henri RICHE.

### Radio-Club de Vitry

La prochaine réunion du Radio-Club de Vi-La procediante retained fut Radio-Chib de Vi-try, Ivry et Choisy-le-Roi aura lieu à l'école centrale de garçons à Vitry, le mercredi 6 mai à 8 h. 30. Pour renseignements complé-mentaires, s'adresser à M. Henri Riche, délé-gué de l'Union Française de T.S.F., 6, rue Thouin, Paris (5°).

### CHRONIQUE des Amateurs émetteurs

Le poste d'amateur BBA a réalisé depuis le 15 février 1925 45 liaisons bilatérales avec des amateurs américains en utilisant une onde de 95 mètres. Tout dernièrement deux liaisons sur 41 mètres ont pu être établies avec 1CMP et 1RB.

Le poste 8BA est situé en plein Paris et entouré de masses métalliques importantes-C'est dire que le poste a été réglé à son maximum de rendement pour avoir pu permettre ces intéressantes performances.

Le poste 8ZD fait des essais tous les soirs de 20 h. 30 à 21 h. 30. Son propriétaire se-rait heureux d'être écouté par des amateurs en « R ». La longueur d'onde est comprise entre 10 et 110 mètres. Les QSL pourront être adressés via

l' « Antenne ».

Le poste 8KX fait des essais sur 40 à 50 mètres. Les Q.S.L. via « Antenne ».

Des cartes pour 8SSC sont à l'Antenne.

8KK serait très reconnaissant aux ama-teurs qui entendent ses essais de bien vouloir envoyer QSL via Antenne.

2MG (Bearsden Glasgow) communique avec les Etats-Unis avec 8 watts alimenta-

### FABRIQUE NORMANDE D'APPAREILS DE CONSULTEZ 38, RUE SAINT-MANVIEU .. CAEN

Ses Postes à zincite, sur commande ; à galène, 110 fr. ; Relais Radio-Normand, 110 fr. ; Amplificateur BF. 2 L., 150 fr. ; 1 L., 155 fr. ; 2 L., 250 fr.; 3 L. 450 fr.; 4 L., 750 fr.; 6 l., 1.090 fr. Son Haut-Parleur Radio-Normand, petit modèle, 145 fr.; grand modèle, 250 fr. Toutes les pièces détachées des meilleures marques aux meilleurs prix

et le super-poste de l'antenne, LE C. 119 BIS..... 650 fr.

DOUZE MOIS DE CREDIT

Ecoutez l'émission de notre CONCERT RADIO-NORMAND, le Mardi et le Jeudi, à 21 heures longueur d'onde : 332 mêtres

Radio-Club de Fontenay-s.-Bois

POSTE A VOLONTÉ 000 LAMPES LE PLUS MODERNE LE MOINS CHER LE MEILLEUR Poste à 1 lampe où à gatène au choix } 155 from transformable en poste à 2 ou 5 lampes 1° BF = 85 from 2° BF = 80 from Noire poste de luxe CROM 4 à 750" CONSTRUCTION RADIO OMNIUM MODERNE 21. Rue Vandrezanne . PARIS 13: A"

tion. Les signaux ont été reçus clairement à Springfield (Mass.) — 2MG espère arri-ver à la phonie transatlantique sous peu.

数数

La station 8NS nous fait savoir que le QRA complet de la nouvelle station espa-gnole EAR9 est : Senor D. Carlos Sanchez Peguero

11, Paseo de Pamplona, Zaragoza. EAR9 est reçu très QSA malgré seule ment 10 watts alimentation en alternatif 50

périodes. Les essais du poste de Toulouse (Radio-pohnie du Midi) sur 450 mètres sont reçus

très fort dans tout le Languedoc. La modulation est parfaite, et l'écoute en petit haut-parleur est possible sur une dé-tectrice à réaction.

La station f8NS a reçu dès ses premiers

essais le poste de Colomb-Béchar CBR5 sur 2 lampes. Afin de pouvoir vérifier exacte-ment, voici les caractéristiques de récep-

Emission en entretenue pure, mais filtrage défectueux, QSB semblable à alterna-tif redressé non ou mal filtré, ou encore à du 900 périodes. Pas de QSS. Emission très

M. Grangier nous fait savoir que le poste Maroc émet en phonie sur ondes de 110 à 130 mètres vers 21 heures. Il serait heureux de trouver un correspondant pour faire une liaison bilatérale. Ecrire pour rendez-vous au Radio-Club du Maroc, boîte postale nº 50, Casablanca.

Il y a toujours avantage à augmenter sensiblement au delà de la valeur classique de 15.000 ohms la résistance de grille d'un poste d'émission. Un milliampèremètre de grille est un appareil aussi utile qu'un milli de plaque. Ce milli de grille pourra être gradué jusqu'à 15 ou 20 millis. Sa lecture

donnera des conclusions intéressantes.

Un ondemètre est un appareil indispen-sable à l'amateur émetteur. Etant donné que pour confectionner un ondemètre il suffit de placer une self et une capacité en parallèle, la seule difficulté réside dans l'éta-lonnage. Cet étalonnage peut être fait par comparaison avec un appareil existant, ou mieux, en confiant l'ondemètre à un labératoire sérieux.

Il est toujours indiqué de placer le rhéostat de chauffage d'un poste d'émission chauffé sur alternatif dans le primaire du transformateur de chauffage. Non seulement on ne « déplace » pas de cette manière la prise médiane, mais encore, la plu-part des rhéostats ayant une self assez con-sidérable, l'appareil sert de « bobine de choc » à éviter les pertes de HF dans la

Si l'on ne répond pas à vos CQ il y a deux hypothèses à envisager : ou bien votre émet-teur ne porte pas, ou bien votre récepteur manque de sensibilité. Avant de songer à faire de la distance, assurez-vous que votre récepteur est à la hauteur de la tâche qu'on lui demande. Les récepteurs les plus sim-ples sont les meilleurs.

Toute personne ayant entendu le poste CB est priée de bien vouloir donner QSL à l' « Antenne ».

Une station russe NRL, située à Nijni Novgorod travaille actuellement dans les environs de 80-100 mètres. Cette station ne

### RADIO HOTEL-DE-VILLE

13, rue du Temple :: PARIS SELFS pr Reinartz, deuxième manière 28.50 — pour C-119 de « L'Antenne ».. 48 »

TOUTES LES PIECES DETACHEES pour tous les MONTAGES MODERNES

### PLANTAGENET LIQUIDE

pendant 15 jours les articles ci-dessous : Casque Thomson 2.000 50 fr. Ecouteur 2.000 Th. 22 fr. Pival 15 fr. Haut-parleur Pathé-Radiola 160 fr. Voltmètre 2 lectures 20 fr.

Articles newls — Tarif franco
6, rue DES PATRIARCHES (exp. suspend.) Sound of the contract of the c

doit pas être confondue avec NRRL, la sta-tion d'essai de l'escadre américaine du Pacifique. Plusieurs stations belges en particulier ont déjà établi un QSO avec NRF.

Le poste 80M, qui a été entendu à Cambridge avec 2 lampes de réception, fait appel aux amateurs en « R » pour écarter ses essais entre 15 et 130 mètres. QSL via

« Antenne ». Amateurs écoutez NRRL le « poste d'amateur » de l'escadre américaine du Pacifique. Les ondes utilisées sont : 54,4 et 27,2 mètres. 1KW antenne, onde entretenue pure.

Nous avons reçu la lettre suivante :

Il n'y a rien de plus enervant pour l'amateur « pur » qui cherche à « totali-ser » que d'entendre un émetteur passer 58 CQ avant de donner son indicatif, réellement croit-il donc que cela lui procure plus de QSL ? Si j'en juge par moi-même, c'est le contraire qui doit se produire ; nombreux sont les postes que j'ai enten-dus et qui sont restés inconnus pour moi, n'ayant pas eu la patience d'attendre la fin d'un appel interminable, sus-je le

seul?

Les règlements radiotélégraphiques fixent les appels sous la forme de CQ, CQ, CQF 8XX 8XX 8XX, et répéter 3 fois, pourquoi ne pas s'y conformer? Je signale même la suggestion américaine pour diminuer encore l'encombrement: l'amateur C1BQ passant un CQ Angleterre le redige ainsi: GC, GC, GC, 1BQ, 1BQ, 1BQ, l'écoutant ne perd pas de temps pour savoir ci le CQ lui est destiné, c'est autant de gagné pour l'écoute et... l'encombrement.

De même l'amateur en phonie gagnera

De même l'amateur en phonie gagnera à passer son indicatif en graphie : buz-

a passer son indicatif en graphie : buz-ter ou autre, il est rare de prendre correc-tement un indicatif en phonie. Et surtout, manipulez lentement, tous vos auditeurs ne lisent pas à 2.400 et vous risquez de reputer nombre d'ama-teurs qui se seraient mis tout doucement à la lecture au son, peut-être ma voix jointe à tant d'autres arrivera-t-elle à im-planter ces vérités dans l'idée de ceux planter ces vérités dans l'idée de ceux qui encombrent notre champ d'action sans bénéfice ni pour eux ni pour les autres.

R. COURTIERE,

La section française de l'Union Internationale des Radio Amateurs (I.A.R.U.) a été reconnue officiellement par le comité exé-cuti: de ladite Union dans sa séance du 18 avril 1925. Le président le la section française est M. Jack Lefebvre, f8GL.

De même dans sa séance du 24 avril 1925, le comité exécutif de l'I.A.R.'I. a reconnu officiellement la création de la section bri-tannique, présidée par M. Simmonds,

Les amateurs français faisant de l'émis-sion sont invités à se mettre en rapport avec SGL, qui leur donnera tous les renseignements nécessaires sur la section française de l'I.A.R.U.

### **POSTES ENTENDUS**

Indicatifs entendus par R036, Boulogne-sur-Mer, 1 détectrice Bourne+1 B.F., an-tenne de trois brins de 45 m., hauteur 8 m. Ecoutes du 10 au 14 mars inclus.

Français. — OCTU 'Tunisie') — YZ — 8CT — 8KX — 8UU — 8EO — 8BA — 8PB — 8RCN — 8WAL — 8SSU — 8CBA

8PB — 8RCN — 8WAL — 8SSU — 8CBA — 8ZZ — 8JBL — 8UDI. Anglais. — 2YQ — 2WY — 2CC — 2FL — 2MG — 6UT — 2AM — 2LZ — 2YQ — 2ZB — 5SZ — 5TZ — 2NM — 5PU — 6KK — 2TP — 6UV. Italiens. — 1CO — 1WY — 3AM — 1NO — 1AC — 1KX — 1GN — 1FM. Hollandais. — OPV — OH — OMS — ORE — PC7 — OGC. Belges. — B7 — 4BS — X2 — 4GF —

Belges. - B7 - 4RS - X2 - 4GF -

Américains. — 1AF — 1ABP — 1BKR — 1SW — WGH.
Non identifiés. — 2NCB (Finlandais?)
— K2 — RDW — F4SR (?).

### SENSATIONNEL!!! 000

Poste à 2 l. Anglais en haut-parl. 230 » Poste à 4 l. Europ. en haut-parl. 300 » 000

J.-F. RADIO

73, rue Tombe-Issoire (14') 

DEMANDEZ la casquette A. JEANDEL, 1 f. r. Voltaire, Oullins (Rhône) Fabricant (Marque déposée)

A dater du 1er Mai 1925

les Nids d'Abeilles duolatéral « INTEGRA » BAKÉLISÉS seront livrées

et toujours aux mêmes prix... les plus bas de la place ! ! ! Pourtant, leur fabrication hors ligne, et leur présentation impeccable sont maintenant bien connues ...

DE PERCY, Constructeur, 6, rue Jules-Simon BOULOGNE-SUR-SEINE - Tél. 921

Indicatifs entendus à Montpellier par M. Planès-Py, 1, rue Cheval-Vert, sur 1 détectrice à primaire apériodique, plus 1 basse fréquence. Antenne unifilaire de 60 mètres:

fréquence. Antenne unifilaire de 60 mètres:

France. — 8AG — 8ALG — 8BQ — 8CF —

8CQ — 8CS — 8 CBA — 8 DAS — 8DI —

8DX — 8GK — 8GM — 8GST — 8GX —

8HG — 8HGV — 8JBL — 8JO — 8KK —

8KID — 8FC — 8FSF — 8FT — 8LXP —

8MIM — 8MJM — 8MN — 8PC — 8PL —

8PS — 8RDI — 8RF — 8RIC — 8 SSB —

8SSU — 8SSV — 8TH — 5TK — 8UT —

8UX — 8WAL — 8WK — 8 WNM — 8YOR

— 8XMY — 8ZC — 10 KZ.

Hollande. — PC1 — PB2 — PB3 — 0II —

0MS — 0RE — 0GG — 0PV.

Belgique. — 1CF — 2NC — 4A A— 4GF

— 4SR — 4AX — 4JN — K2 — B7.

Italie. — 1AF — 1AO — 1AM — 1CO.

Angleterre. — 2CP — 2IO — 2FV — 2PB

— 2RY — 2IN — 2FF — 5HA — 6MP —

6TD.

6TD. Yougo-Slavie. — 7XX. Suisse. — 9LA — 9BR.

A noter la bonne phonie de 8DI, malgré légères variations de QRH, 8DI annonçait

un redressement par valve à mercure.

Très bonne phonie aussi de 8PC, dont la puissance alimentation était d'environ

Ces indicatifs ont été relevés entre le 20 mars et le 20 avril.

Indicatifs reçus par A. Bemelmans, à Mayence, entre le 30 mars et le 5 avril.

Ecoute de 20 heures à 21 h. 30 en général.

Montage employé: 1 détectrice Bourne-

Antenne en parapluie de 32 m. de haut.

Au-dessous de 100 mètres :
France. — 8AO — SBN — SDDL — 8HGV
— 8GN — 8GM — 8GO — 8GM — 8MN —
8MJM — 8NK — 8RDI — 8SSV — 8SST —
8NS — 8WAL — 8WOX — YZ — OCDB —

OCDJ.
Angleterre, — 5XY — 5HA — 5TZ —
2VO — 2SZ.
Belgique. — 1CF — 4LOV — E22 — 4RS.
Italie. — 1AM — 1AS — 1WA.
Suisse. — 4GF.
Hollande. — OXF.
Norvège. — 2PZ.
Inconnus. — PB3 — 2NS — MC — 3AL
(américain?) — OBQ.
A la disposition des émetteurs pour renseignements.

Adesser la correspondance à M. André Bemelmans, 4, place Gambetta, Paris (20°).

### A propos du Reinartz Universel

On a souvent dit dans les colonnes de l'Antenne que les résultats obtenus avec détectrice étaient uniquement une question de lampes. Les essais que j'ai faits dernière-ment avec le montage Reinartz Universel décrit dans les numéros 108 et 109, ont confirmé cette manière de voir. Voulant me rendre compte de la facilité d'accrochage du « Reinartz 1925 », j'ai réalisé des bobina-ges de 1, 2, 3, 4, et 5 tours que j'ai combi-nés par tâtonnements entre les 6 bornes du Reinartz Hujursel Alva une lempe prii-Reinartz Universel. Avec une lampe ordinaire genre TM impossibilité absolue d'acge m me en agissant sur la tens plaque et la résistance de grille. Plusieurs types de lampes furent essayés avec le même insuccès. En désespoir de cause, je plaçai une dernière lampe qui accrocha à mer-veille sur une onde que j'estime de 5 mè-tres. Un ondemètre a été étalonné par la méthode des « nœuds et des ventres » le long de deux fils parallèles (montage de l'ECMR de l'Exposition de Physique de 1923). Cette lampe, qui, seule de toute une série, accrocha sur des ondes aussi basses, a une plaque en molybdène et a é+ lancée depuis peu sur le marché. Je ne tenterai pas d'expliquer cette plus grande facilité d'accrochage ; je me suis contenté de la constater à ma grande joie. Des essais faits sur d'autres lampes de la même marque ont

tuit mais bien une qualité essentielle de la marque en question.

Je crois rendre service à mes camarades amateurs en leur signalant cette propriété précieuse des lampes de réception à plaque molybdène.

R. BLOCQ.

### Lettre ouverte à M. JEAN DUSAILLY

Je n'ai pas, monsieur, l'honneur de vous connaître. Puis-je pourtant me permettre d'exprimer l'intérêt avec lequel j'ai lu votre article du n° 106 de l' « Antenne » sur l'ali-mentation en alternatif?

Les efforts que vous faites pour vulgariser l'emploi du secteur alternatif sont dignes

des éloges les plus sincères.

La tâche qu'entreprend l'auteur d'un article de vulgarisation est doublement méritoire; elle l'est d'une part pour les efforts qu'elle nécessite, et d'autre part pour la responsabilité morale qu'elle implique à l'égerte. ponsabilité morale qu'elle implique à l'égard de ceux à qui l'auteur s'adresse.

Je me suis permis de me demander si

vous aviez toujours présent à l'esprit le souci de cette responsabilité. L'avoue que j'ai trouvé, à ce point de vue, dans votre article du n° 196, plus d'éléments d'inquiétude que de sujets d'apaisement.

Vous savez que les lampes ordinaires (0.7 ampère sous 4 volts) peuvent être employées en alternatif, à défaut d'autres. Leur filaen alternatif, à défaut d'autres. Leur fila-ment, relativement fin, présente une inertie calorifique assez faible; il est par consé-quent sujet à des variations de température assez sensibles, en rapport avec la fréquence du courant alternatif qui lui est appliqué. Ces variations de température entraînent des variations corrélatives de l'intensité d'émission des électrons, ce qui se traduit à l'écoute par ces ronflements tant repro-chés à la réception sur alternatif. La prise équipotentielle, bien qu'ayant un effet très sensible (contrairement à ce que

effet très sensible (contrairement à ce que vous écrivez) ne suffit pas à elle seule à supprimer ces ronflements.

Tout le monde est d'accord pour ajouter au perfectionnement de la prise équipotentielle celui qui consiste à remplacer les lampes ordinaires par des lampes spéciales, 2,3 ampères sous 2,3 volts, dont le gros filament présente une inertie calorifique relativement importante.

Le prix d'achat de ces lampes spéciales est d'environ 60 % plus élevé que celui des lampes ordinaires, mais leur filament, du lampes ordinaires, mais leur filament, du la lampes ordinaires, mais leur filament, du la lange. fait de sa grosse section, résiste plus long-temps à l'action du courant alternatif. Il est nécessaire de ne pas oublier que le prix de revient total d'un montage est égal au prix d'achat augmenté des frais d'entre-

Pourquoi, sachant cela, écrivez-vous: Nous utiliserons naturellement les lampes ordinaires, qui donnent d'excellents résultats, saus nous embarrasser de lampes à gros filaments, dites spéciales, qui coûtent plus cher que les autres et exigent, à cause de leurs caractéristiques différentes, des

transformateurs spéciaux. »

(Remarquons que ces transformateurs spéciaux ne coûtent pas plus cher que les autres.)

Pourquoi ne dites-vous pas que la solution que vous proposez est la plus simple, et qu'elle est susceptible de perfectionnement ?

Pourquoi, au contraire, méprisez-vous les perfectionnements indiscutables apportés, non seulement par l'emploi des lampes spéclales. mais aussi par l'application de la prise équipotentielle, au sujet de laquelle vous écrivez : « Un rhéostat sera placé sur un des fils allant au filament. Quoi qu'en aient dit certains auteurs, ce procédé ne crée pas de déséquilibre se traduisant par un bruit de secteur. »

Avez-vous songé à votre responsabilité morale? Pourquoi risquez-vous d'entraîner certains amateurs à de fausses manœuvres ? Que pensera de vous l'amateur qui aura

suivi vos conseils? Un jour, fatigué d'entendre le ronflement

été aussi concluants et ont montré que cette du secteur et lassé de remplacer sans cesse facilité d'accrochage n'était pas un cas for des lampes grillées, il ira chercher dans un

RETENEZ BIEN CES TROIS LETTRES

car grâce à cette marque, vous pourrez bientôt alimenter vos postes sans ennuis 

coin de son grenier sa vieille batterie d'ac-cus, abandonnée, asséchée, sulfatée. Malheu-reusement, il ne lui restera, pour la remplir, que l'eau salce de ses larmes de regrets. Cet amateur sera, par votre faute, brouillé pour toujours avec l'alternatif et peut-être

même avec la radio.

En préconisant des solutions hâtives, vous ferez des détracteurs, au lieu de faire des

Vos néophytes diront à qui voudra les entendre: « L'alimentation en alternatif?, Je connais ça! J'ai essayé, ça ne marche

Jolis résultats en perspective, monsieur Dusailly.

Allons, monsieur, un beau geste! Dites à vos lecteurs que les solutions transitoires que vous proposez pourront à la rigueur satisfaire ceux qui veulent transformer leur poste avec le minimum de modifications. Dites-leur aussi que pour monter un poste convenable il y a intérêt à employer des disconvenable il y a intérêt à employ positifs appropriés en ayant recours notamment à la prise équipotentielle et aux lampes spéciales.

P. COLLARD.

RIBUNE LIBRE

### EMISSIONS!

Toulouse va être doté de deux puissants postes de Radio-diffusion. Heureuse aubaine pour les humbles habitants de la région qui pourront écouter sur seule galène nouvelles quotidiennes ainsi que les radio-concerts. En effet les P.T.T. de Toulouse mettent le dernier coup de main à leur pos-te et la Société régionale de Radiophonie du Midi qui a installé un poste de deux kilowatts a fait ces temps derniers quel-ques essais d'émissions. Fort malheureuse-ment la Radiophonie du Midi ment, la Radiophonie du Midi a cru devoir terminer rapidement ces essais pour faire de véritables émissions de radio-diffusion. Hélas! nombreux sont mécontents ceux quiont allumé leurs lampes samedi soir 25 avril, ainsi que l'après-mid du lendemain dimanche. Sur tous les réglages de 200 mètres à 2.600 mètres, on entendait l'ényssion de Radio-Toulouse. Impossible d'entendre convenablement les émissions parisiennes et étrangères. Et beaucoup d'amateurs rageurs sont allés se coucher samedi, de bonno heure, privés de leur écoute favorite. Di-manche après-midi, ce fut la même chose. Le Tour Eiffel et l'Ecole Supérieure des

Les industriels et commerçants de la T.S.F. ont intérêt à préciser leurs noms et adresses à l'Annuaire de la T.S.F. E. Chiron, éditeur, 40, rue de Seine, à Paris.



Selis, rhéostats, vario-coupleurs, etc. — Postes à galène. — Toutes pièces détachées et accessoires. Prix très modérés 

Meilleuses références - Méd. d'arg. Paris 1924 16, RUE BICHAT - PARIS (X°)
Tarif N° 9 franco

GROS - EXPORTATION - DETAIL

OCCASIONS: C. 119 luxe val. 800 pour 500. C. 119 bis neuf avec jeu nid d'ab. de 200 à 400 val. 650 pour 450. Détect, Réac. + 1 BF 250 et 300 avec jeu nid d'ab. Détec. Réac. + 2 BF self à plots 250. Ampli 3 lampes 100, 2 lampes 90 HP Fordson neuf v. 200 pour 160. Poste gal. avec écout. 70 et 60.

Accus 4 v. 30, 40; 4 v. 40, 50; 40 v. 1 à 5, 30 et 110; 30 v. 1 à 5, 180 et 116; 30 v. 3 AH 300, Toutes bâtterles neuves. Achat, échange et transformations. Pose grat, appareils. Tous les jours même dimanche de 9 h. à 21 k. CHAMPION, T.S.F., 25, r. de l'Evanglie, Parie Mêtro Torcy, Tél.: Nord \$8-57 et Nord 10-16



R.E.G. Nouveau casque «poids plume»

très confortable, 2 écouteurs

ultra sensibles, 2.000°, bandeau

émail craquelé et 40 frs REIGNOUX, const. 74, r. Folie-Regnault

### ACCESSOIRES PERFECTIONNES S.S.M.



Condensateurs et résistances fixes Condensateurs de 'laison variable Résistances variables Notice sur demande

Constructeur: ANDRE SERF, 14, rue Henner, Parls-IXº

Exigez de votre fournisseur LA MARQUE RECEPTEURS

CASQUES MAUT-PARLEURS

DUNYACH & LECLERT, 80, r. Taltbout, Paris 

### CONSTRUCTEURS ET GROSSISTES

Yeuillez m'adresser vos catalogues, prix coucants et conditions pour revendeurs. Jouvre un magasin de T.S.F. le mois prochain à

T. S. F. Spécialité de pièces détachées VINCENT Irères, 50, passage du Havre, PARIS. (Tél. Cent. 87-14)

MAISON REPUTER POUR LA MODICITE DE SES PRIX

Editeurs de « Plans de construction de postes à lampes sans connaissances apéciales, » Prix france : 5 france

Bobines en nids d'abeilles enroulement en duo-latéral marque < 10N > déposée. Demandes la notice et tarif gratuit.

Catalogue illustré gratuit et franco

Rénovation des lampes Rénovation des lampes 7/10° Prix : 12 fr. 6/100° Prix : 25 fr. Ces lampes sont généralement remplacées de suite et essayées devant le cilent.

VENTE A CREDIT DES APPAREILS RADIOLA

### 220 Francs POSTE A 4 LAMPES

avec tous les perfectionnements

Le C-119

Le C-119

Véritable « Tuned Anode Amplifier »
Grande sélectivité — Pas de radiation
Haut rendement — Marche garantie
Parfait pour fort haut-parleur
Description technique: Poste à 4 lampes,
2 HP à résonance + 2 BF à transformateurs. Sifs et condensateur d'accord et
résonance avec couplage variable de ces
deux circuits. Rhéostat A.G.R. à réglage
continu. Dessus ébonite, indications gravées.
Ebénisterie vernie tampon luxe. Ondes de
150 à 3.000 m. Construction de haute précision, emploi exclusif de matériaux de choix.
Expédition immédiate contre mandat
de 230 francs

Huit jours à l'essai avec faculté d'échange en cas de non convenance

VENEZ ENTENDRE ET COMPARER AVEC LES POSTES A 1.000 FRANCS DEMONSTRATIONS DE 13 HEURES 11 !! A 20 HEURES :: ::

Cablogrammes Radionicap-Paris

Codes Marconi, Western-Union

Poste « AGRphone complet en ordre de marche avec 4 lampes, 1 accu 4 v.-30 AH. 1 pile 80 v., casque ou haut-parleur régiable Avec lampes micro et pile 4 v. 5..., 475 » Avec diffuseur « Omegaphone » ..... 500 »

475 francs

NOS REFERENCES

J'en suis très satisfait, J'ai un rendement épatant, je fais actuellement beaucoup de réclame sur votre poste AGRphone qui est à la fois très simple à régler et d'une audition parfaite, j'ai la Tour, Radio et les anglais en haut-parleur très fort qu'on entend très bien à 100 mètres de mon habitation.

F. L., Somain (Nord) 27.4.25.

(Fournisseur de l'armée roumaine et des principales firmes de T.S.F.)

19, RUE GANNERON, PARIS 18: (place Clichy)



DIFFUSEUR OMEGAPHONE >

Résistance 2000 w, vis de ré-glage micromé-trique. Haute sensibilité. Très grande netteté

Poste «Autodion» à 1 lampe. Por-tée 1.000 kilom. Complet, av. cas-

### SOLDES

après inventaire (MATERIEL GARANTI)

Casque 2000°, 110 marq., val. 38 fr... 30 p Bloc-Pile 80 v. val. 40 fr..... 30 m Lampes réception, val. 18 fr......



Rhéostat A.G.R. 1, 2,
3. 5, 15, 22, 30° avec
manette bouton ... 9 3
avec manette index.
avec cadran américain ...... 12 3

Téléphone: Marcadet : 35-35

Chèques postaux : Paris 680-40

Cadran américain ...... 2.50 et 5 fr. Lampe « Micro » ...... Super-téléphone réglable 3.000 ohms. 55 fr. 

Accumulateur TUDOR..4 v. 30 A.H. 80 fr. Wave Trap (éliminateur)...... 100 fr.

Sur-Amplificateur BF à 2 lampes.... 180 fr. Appareillage Général Radio-Electrique

### Alger. Ecrire à l'ANTENNE, initiales T.A.L.G.

**VOUS NEGLIGEZ VOTRE PRISE** DE TERRE, et le rendement de votre poste est médiocre...


ESSAYEZ le bracelet "GRIP" et vous serez étonné!

se fixe n'importe où sans outil évite le décapage des tuyaux permet d'utiliser une broche, fiche, etc.

PRIX: 5 fr. FRANCO @ Laboratoire Inde d'Applications Techniques EN VENTE PARTOUT ® 53, Rue Eugène-Carrière # PARIS (18')

Le Gérant : V. MEISTRE. Imp. Réaumur, 98, rue Réaumur. Paris

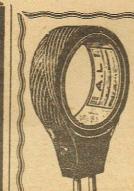Achetez toujours votre Antenne ou votre Q.S.T. au même endroit.



PETITES

=!! NOUVEAUTE !!=

RENSEIGNEMENTS ET CATALOGUE sur demande aux ETABLISSEMENTS A. L.

11, avenue des Prés, 11 LES COTEAUX-DE-ST-CLOUD (S.-&-O.) Prix spéciaux pour Revendeurs

our montages neutrogynes

PERFECTIONNEMENT DU C 119

VéritableD UOLATÉRAL A. L.

LE MIEUX FAIT - LE MOINS CHER - LE SEUL GARANTI 1250 sp. 20 15 1500 sp. 23 90

ANNONCES

1 85 75 sp. 2 60 200 sp. 4 45 300 sp. 5 95 600 sp. 100 sp. 2 95 250 sp. 5 20 400 sp. 7 45 750 sp. 150 sp. 3 70 500 sp. 8 90 1000 sp. SUPPORT 2 BOBINES manches de commande.

P.T.T. devaient transmettre les péripéties de la finale du Championnat de France de rugby. On ne put entendre que par ins-tants la voix de M. Dehorter, le célèbre parleur inconnu qui radiophonait sur le terrain les moindres incidents de la partie. Radio-Toulouse, voulant lui aussi donner quel-ques renseignements sur le match, gênait par son émission celle de la Tour qui, cependant, était plus intéressante à écouter parce que prise sur le vif.

De tout cela il résulte : 1° Que s'il y avait une meilleure entente, Radio-Toulouse aurait pu transmettre le re-portage radiophonique du parleur inconnu; 2° Qu'il ne suffit pas de quelques essais

pour se livrer immédiatement à la radiodiffusion et par cela même si la Radiopho-nie du Midi ne veut pas devenir la Cacapho-nie du Midi, elle devra chercher à syntho-niser davantage ses émissions pour le plus grand bien de tous.

Un sans-filiste Toulousain mécontent.

Gagné par l'intérêt toujours soutenu de vos publications, Antenne ou Q.S.T., et après avoir entendu des postes à 4 ou 5 l'ampes que des amis possèdent dans notre région, si déshéritée au point de vue émis-sion ; malgré aussi tous les avis, soi-disant les plus autorisés, j'ai entrepris le montage du poste Super 1 lampe décrit dans le Q.S.T. numéro 9. Voici les résultats obtenus: C'est la première fois que j'entre-prends la construction d'un appareil, et je ai jamais posséde

Montage: Super 1 lampe du Q.S.T. numéro 9. Bobines d'accord et de réaction : nids d'abeille. Oscillatrices : Pile de lampe de poche pour le chauffage du filament. Pile 90 volts. Hydra. Casque Baldwin, Cadre à spires plates de mts sur 2 mts.

Le premier jour : Radio-Belgique. Hier, et j'insiste sur ce point, avec une pureté merveilleuse : Belges, Italie, Suisse, Anglais et Radio-Paris.

'Ainsi donc, amateur improvisé, j'obtiens Avec un montage d'une simplicité qui deviendra proverbiale, si elle ne l'est déjà, des résultats que d'autres sans-filistes n'obtiennent qu'avec des postes beaucoup plus compliqués, et par conséquent plus coûteux d'achat et d'entretien.

D' Ch. NUN.

### SPÉCIALISTE DÉPANNEUR

Répare, monte, transforme à forfait Tous renseignements gratuits LEMANE, 11, rue Sorbier, Paris

### Accus Godet à vendre 1 amp. 5 80 volts 180 fr. — Lebert, Parthenay.

poste 5 l. gde ampli., réception parf. Angl. HP. 700 fr. — Fournet, Courpière (P.-d.-Calais).

Personne connaissant bien la Radio, bonnes réfé-rences, demandé pour service commercial im-portant. — Ecrire L.D., 75, Bureau « Antenne ».

Poste « Brownie » forme pupitre absolument neuf deux basses et détectrice, occasion exception-nelle à céder 300 fr. — Ecrire à J.L., bureau « An-

Sans-filiste cherche appartement maximum 2.000 francs. — Fraillon, 9, rue Férou, (6\*.)

On céderait Foire de Paris heau stand section T.S.F. 4x3 bien placé — S'adresser Hirsch, 123, rue Saint-Lazare, Paris.

poste 4 l. acaj. irrépr. 9 combin. sur contin. ou al-tern. ss ronfi, accord nids d'abeilles interch. descend 150 m. nu 400 fr. — R. Bigot, 18, rue Tire-lire, Reims (Marne). Pon haut-parleur. - Pierre Baron, 63, rue Lau-

229 tranes C 119 nu 2 lampes. — Mme Canton, Service Monge, Paris.

Tehangerions machine à écrire contre haut-parleur ou ampli BF Ducretet. — Gout, Puylaurens (Tarn).

Belle occasion à enlever de suite. Poste luxe C 119 4 lampes, haut-parleur grand modèle CEMA, casque Thomson accu 4 volts 80 AH, pile voltmètre, tableau de charge avec ampèremètre, le tout à l'état de neuf. Prix 1.100 francs. — Kosteln-hack, 2, rue Gambetta, à Rosny-sous-Bois (Seine).

A vendre cause double emploi : 1 haut-parleur A Gueulard « Amplion » 150 fr. ; 1 accu Dinin 50 ampères, 70 fr. ; 1 cadre 1 mètre côté P.T.T., Ra-diola, FL. pied fonte nickelé, 65 fr.. — Camus, 5, av. d'Orléans, Paris.

Pohangerais gr. électr. mot. à expl. 1/4 CV, Dyn. S.E.V. 12 v., 5 amp. appareillage électr. et chim. complet. Contre pet. moto Douglas. — Ecr. à C. Foucard, aérodrome Farman, à Buc (S.-et-O.).

ledresseur Charlot neuf avendre ou échangen contre haut-parleur. — Graechen, 25, av. Gennevilliers. Colombes.

vandre Vitus Europe II, 4 l. nu, 000 fr. — M. Sallaz, 16, rue Norvins, Paris.

Double emptel luxueux poste 5 l. avec.mil. valeur 995 fr. nu à vendre 659 fr., cadre H.P., etc. — Amblard, 11, rue Victor-Cousin, Paris (5'), après 26 h. ou dimanche.

Moto 2 ch. Monet-Goyon Kick élect. 2 phares, selle confort. Parfait état, roulé 1.000 kil., nombr. access. A vendre 2.000 fr. — Amblard, 53, boul. Saint-Michel, Paris (5°).

francs H.P. Pival, neuf 175, poste 2 l. HF Bardon, 1 dét. réact. 2 BF 200 fr.; 6 nids d'abellles 60 fr.; 3 l. Fotos Micro neuves 67 fr. 50, 2 casques SFR, 95 fr. — Bertin, Beine (Marne). Ponne occas, poste trois lamp, neuf, complet avec piles et accus, — Emile, 7, rue Lemercier,

Acus neufs ou occasion pour T.S.F. motos, autos A réparation rapide à prix très modérés tout vol-tage, tout ampérage, échange, achat d'accus même sulfatés, acu 4 v. 20 a.h. 25, 4 v. 60, 66 fr. 4 v. 80 90 fr. — Fred, 95, r. des Moines, Paris.

the monteur spécialiste, 10 ans T.S.F., réf. sérieuses, cher. situation province. — Depryck, 8, rue Henri-Martin, Boulogne-sur-Seine.

Sensibilisateur de galène, à forfait par spécialiste pouvant traiter toute quantité, trav. garanti. Qué extra sensible et à cœur. — Ecrire pour dendezvous Charley, 95, rue du Château, Paris.

Ichang H.P. marque très pur, coûte 300 contre

Cuperbes occasions. Poste dét. + BF sans accord, D état neuf 100 fr., cadre ondes courtes 30 fr., casque 2.0000hms, 40 fr., alternateur 500 périodes, 500 v. 70 watts 200 fr., commutatrice 110 v. 2a 75 v. 2a5 état neuf 300 fr. commutatrice 70 v. 4a continu 100v. 3a 600 périodes 500 fr., accu AH neuf 50 fr. accu 20AH 50 fr.— Sebe, r. du Plâtre, Paris.

2 jeux complets selfs HF à fer L L pour 250, 3.000 m. le jeu (2 selfs) 45 fr. les deux jeux 80 fr. — Hitier, 89, boul. Voltaire, Paris.

Moto DKW 3 HP, volant magn. ventilateur, ecl. électr. 1.300 fr. — Hitler, 89, boul. Voltaire,

Diffusor Pathé 150 fr. — Seiger, 37, av. de la Marne, Asnières.

Jacques Cohen, 53, fg. Poissonnière, Paris, de-mande employé dactylo, sachant anglais ayant notions T.S.F. A vendre HP. Gaumont Pathé à cond. régl. 3 transf. Croix. 2 cond. var. de 1/1.000 à subdiviseur. — S'ad. Viel Putanges (Orne).

Occas. appar. autem. lect. son. — Reynes, 54, rue Chapon, Paris, de 9 h. à 11 h.

Diovario et planchette Radio Lafayette ab. neuf 30 0/0 red. et byc. Terrot, freins angl. b. état, sauf pneu. — Ap. 9 h., Meynadier, 12, av. Carnot, Paris.

vendre 2 Microdions à combinaison dont l'un transformé valeur 350 et 400 pour 200 et 220. — rire « Antenne » numéro 10.

Poste Ducretet 6 lampos réaction, 1 hoite d'accord.
FL, 2 HF, 1 D., 3 BF, 700 francs nu. — Lecomte, 3, cité d'Angoulème, Paris.

A vendre poste 3 lampes dét. + 2BF. — Ecrire Carré, 5, rue Le Goff, Paris (5'). Prown deux petits modèles 210 fr. — Plummer, 84, r. de la Folie-Méricourt, Paris.

Acou 80 v. Gadot bon état 60 fr. - Poitevin, 23 fg. Saint-Antoine.

pane le but de lancer fabrication entièrement nouvelle (postes sur alternatif, acsessoires, casque détecteurs etc.) importante firme cherche agent général dans chaque ville. Des conditions de grossistes seront faites aux amaieurs actifs, techniciens auxquels nous accorderons l'exclusivité. Mousseron G., 22, rue Saint-Sébastien (11').

Mitreur d'ondes Lemouzy à plots et condensateurs 55 fr. 1 appareil Ducretet 6 lampes en boîtes séparées, une boîte d'accord, 1 lampe avec bobine pour longueur d'ondes, 1 boîte d'accord vernier, une boîte d'accord selfs à plots, 1 boîte 3 lampes HF dont 1 désectrice, 1 boîte 3 lampes BF 750 fr. Excelent état de fonictionnement, essais sur place.

— J. B. 11, rue Royale, Paris.

rechef poste Marine, Guerre, Commerce, bon ouvr. ser. energ. dem. empl. stable. — A.G. box reau journal.

J.F. pour manutention et expéditions. — A.G.R.,

Occas. échangerait bicyclette de dame B.S.A. ave moyeu changt 3 vitesses neuve valeur 1.200 f contre poste 4 lampes haut-parleur complet. Faire offre 48, rue de Reuilly (12°), Camus.

Double emploi. Poste à galène très soigné 250 m. 4,000 m. complet avec buzzer 90 francs ampli 3 BF (2 ou 3 1.) 90 fr. Transfo Brunet R. 10, 15 fr.; transfo Thomson R 3, 20 fr. — Lelouis, 18, rue Basse, à Caen (Calvados)

francs poste Gody, 5 lampes 3 HF, 2 BF fonctionement parfait à vendre cause double emploi. — Ecrire R.S. bureau « Antenne ».

n demande des représentants pour la province centre, sud-ouest, ouest et nord. — Ecrire A. J. bureau « Antenne ». Constructeur sérieux offre bonne commission à Dersonne ou amateur pouvant placer dans re-lations appareils et accessoires de T.S.F. — Ecrire Martin, 7 ter, rue du Colonel-Oudot, Paris (12°).

Peprésentants demandés tous pays pour postes T.S.F très sérieux, prix peu élevés. — J. Breteau Saint-Arnoult (Loir-t-Cher).

F. sténo-dactylo, très rapide, con, préf. anglais, au courant termes T.S.F. se prés. av. référ. — A.G.R., 19, rue Ganneron.

peprésentant technicien T.S.F., bien introd. de mandé p. Paris, bonne sit. si actif, — A.G.R., 19, rue Ganneron. 750 francs poste C 119 bis neuf 2, 3 et 4, à vo-

Appareit de luxe C 119 neuf 4 lampes, 400 fr., chargeur d'accu 6 et 40 volts neuf, 180 fr. enverrais photos des deux appareils ; accus 4 v. 60 a 50 fr. — Morly, 37, rue Bernard-Palissy, Puteaux.

vendre appareil de marque état neuf, 1 cadre et 3 lampes. — S'adres. Palkin, 33, rue Clichy.

On demande pour Paris un bon représentant pour tout le décolletage T.S.F. — Envoyer références a Décolletage de Précision. 10, rue des Villas, a Orléans.

Appreits 4 lampes C 119 bis luxe 350 nu complet avec haut-parleur 600, tous les jours heures d'émissions. — Michon, 60, rue du Ruisseau.

Changerai cinéma Kok compl. écran, porte-écran Dynamo, film contre app. T.S.F. compl. lamp. — Ecrire J. Maillard. 12, rue Parmentier, Maisons-Alfort.

Cause double emploi céderais accus Tudor 40 type 65 AH état neuf, 110 fr. — Eérire Pouteau, 13, rue des Archives, Paris.

A vendre causo départ 1 self émission spirale ruban 1 manipulateur Ducretet, 100 fr. — M. Mention, 23. rue Lematire, Amiens.

STOCK de 1.000 lampes T.S.F., d'une très bonne fabrication, à liquider, soit le lot complet, soit partiellement. — Voltage de la plaque 30-80, ten-sion de chauffage 4 volts, consommation 0,5 amp, Demander sous chiffre 700, bureau de l'Antenne.

Nous insérons les petites annonces n'ayant pas un caractère purement commercial au

prix de 4 fr. la ligne de 36 lettres ou signes.
Chaque demande d'insertion doit être
accompagnée de son montant en mandatposte adressé à l'administration de l'ANTENNE, 53, rue Réaumur, à Pâris.