

'Abonnements. — France: Un an, 26 francs; six mois, 14 francs. Etranger: Un an, 35 francs; six mois, 18 francs.

CHEQUES POSTAUX 530-71

CHICANES

La façon lamentable dont les postes des P.T.T. ont radiophoné le discours prononcé à Genève par le président du Conseil — quelques mots ébréchés, émergeant de temps à autre d'un insupportable cafouillage - a profondément froissé l'amour-propre national des sans-filistes français.

Si c'est tout ce que les techniciens de l'Etat savent tirer du microphone, mieux vaudrait pour eux laisser à l'industrie privée — qui, elle au moins, a fait ses preuves — le soin de faire entendre la voix de la France en Europe.

Peut-être manquent-ils à la fois de compétence et de moyens, mais ce qui n'est que trop certain c'est que la plus grande partie de leur temps est employée, non pas à l'accomplissement de leurs besognes techniques, mais bel et bien à batailler, à tort et à travers et à propos de n'importe quoi, contre l'initiative privée à qui notre pays doit pourtant d'avoir été le premier sur le continent à faire entendre des émissions journalières.

Le public est excédé de ces chicanes parce que, en définitive, c'est lui qui en subit les conséquences. Son opinion est faite d'abord parce qu'il est épris de liberté, ensuite parce que la technique et la tenue des postes privés n'ont ja-mais fait de sa part l'objet d'aucune critique, alors qu'on n'en pourrait dire autant de certain proper du Petit (Comparez la façon d'opérer du Petit Parisien avec celle de la Tour par Parisien avec celle de la Tour, par exemple).

Il sait fort bien qu'il s'agit de combinaisons particulières dans lesquelles il n'a rien à voir. Si deux ou trois écervelés s'imaginent qu'en guerroyant contre les entreprises privées, ils vont rallier les auditeurs aux postes des P.T.T., leur naïveté est grande. Les Français savent ce qu'on peut attendre des systèmes administratifs ; si, par impossible, ils en étaient réduits un jour à n'entendre que des postes d'Etat, il y a gros à parier qu'ils régleraient leurs récepteurs sur les stations étrangères qui, elles au moins, sont organisées et outillées pour leur donner satisfaction.

Quand on est impuissant à bien faire, au moins devrait-on avoir la probité de s'abstenir. C'est le contraire qui a lieu dans les bureaux. On sort de son rôle, on profite de ce que les grands chefs sont débordés par le travail pour spéculer sur l'irresponsabilité administrative, pour recourir d'autorité à toutes sortes d'expédients dont certains mériteraient une bonne enquête en haut-lieu. Ne dit-on pas que, faute de crédits refusés par le Parlement, on s'est adressé à une grosse firme étrangère poi nancer l'installation d'un nouveau poste à Bordeaux et que, bien entendu, toute idée d'appel au concours de l'industrie française a été écartée a priori.

L'intérêt public ne compte pas. Pour transmettre le concert de Genève, le soir du discours de M. Painlevé à la Société des Nations, n'a-t-on pas arrê-té purement et simplement les services officiels de la station de la Tour Eiffel: signaux horaires, battements, indications météorologiques, etc. Un pareil sans-gêne de la part des subalternes aurait mérité de graves sanctions. M. Pellenc se f... des marins en mer com-

Un ou deux techniciens décident, comme s'ils étaient les maîtres, s'oppo-sent à l'exécution d'ordres supérieurs et s'ingénient à inventer des prétextes ridicules pour refuser des lignes aux postes privés de radiophonie quand il s'agit de diffuser des manifestations officielles d'intérêt national, mais pour faire relayer par leurs postes des sta-tions d'outre-pontière travaillant pour la propagande étrangère, ils trouvent plus de lignes qu'il n'en faut.

Tout ce vilain gâchis provient de l'animosité d'une infime minorité. L'esprit de boutique empoisonne la radiophonie; il fait commettre fautes sur fautes, envenime et dénature toutes les questions, empêche la collaboration intelligente et cordiale de tous les postes officiels et privés qui seule nous per-mettrait d'avoir une radiophonie comparable à celle de l'étranger.

Le résultat le plus clair est que celuici y trouve son compte.

Que le secrétaire général des P.T.T., homme de bon sens et d'autorité, mette le nez dans les affaires d'un ou deux de ces enragés ; il les remettra à leur vraie place et tout rentrera dans l'ordre au grand profit des sans-filistes et de nos manifestations françaises.

Ainsi soit-il.

HENRY ETIENNE. Le Collecteur d'ondes à grande surface LE CONDENSATEUR FIXE Précis. — Invariable aux chocs. — Etanche En vente partout Voir notre Stand au Salon de la T.S.F. Luna-Park (4 au 18 octobre 1925)

Sommaire

DE LA RECHERCHE DES PANNES DANS UN RECEPTEUR PAR Marcel Coze, ing. E.S.E.

UNE REALISATION PRATIQUE PAR JEÖR DEGROUX.

CONDENSATEUR A VARIATION TRES LENTE, M. Lacorne.....

SUR LE C-119 BIS, PAR CHARLES HENK.

L'ALIMENTATION EN ALTERNATIF, R. Barthélemy, ing. E.S.E.

POUCRQUOI ET COMMENT LA

T.S.F. PEUT DEVENIR UN
SPORT DE PLEIN AIR, R. Remy

NOTRE COURRIER

PAUVRE T. M. G. Lacroix......

CONSTRUCTION D'UNE BATTFRIE

DE PILES, Ch. Jubert.

LE C-119 FILTREUR, S. Riguzzi,
AMATEURS-EMETTEURS

LES ANTENNES INTERIEURES,
PAR MARCHE Page 618 620 624 624 625 CHRONIQUE REGIONALE.....

TRIBUNE LIBRE.....

Échos

Le nombre des exposants au 2º Salon de la T.S.F. dépasse de beaucoup les prévisions du Comité, et on devra utiliser le premier étage de Luna Park.

S S

Le petit appareil Balex se plaçant sur les lampes de T.S.F. et que nous avons indiqué dans nos derniers échos a obtenu un succès considérable. Certains amateurs ont déjà signalé des résultats d'amplification remarquables obtenus particulièrement sur les émissions lointaines.

Balex, 103, boulevard Voltaire, Paris (XI').


Dans un train revenant sur Paris, un de nos amis eut tout récemment l'occasion d'entendre une histoire, fort intéressante,

Condensateurs MONOPOLE

RESISTANCES, POTENTIOMETRES RHEOSTATS, TRANSFORMATEURS, FILTRES pour continu et alternatif

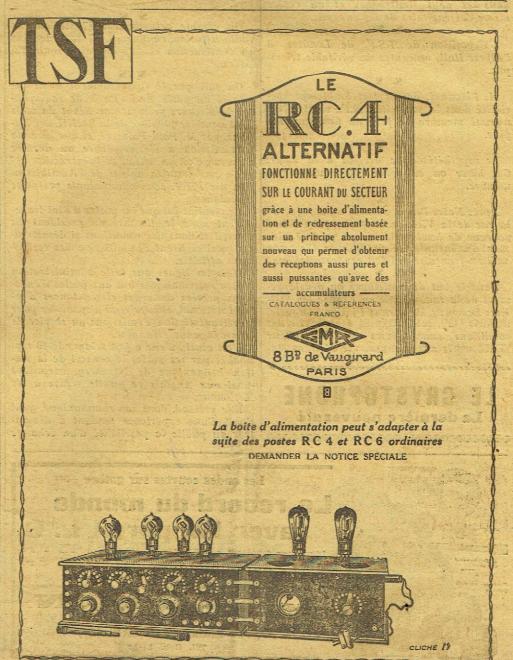G. BOUVEAU et Cie, constructeurs 217, boulevard Voltaire, PARIS (11°)





OUBLIONS LE PASSÉ!! uensaieur (Asoloid) c'est l'a

mais que nous donnons cependant sous toutes réserves en attendant notre enquête.

« Une société régionale avait groupé suffisamment de capitaux pour créer un poste d'emission. Composé de citoyens respectueux et confiants, on adressa à l'Administration une demande. Or, un jour, on recut la visite d'un fonctionnaire qui laissa complaisamment entendre, à titre de conseil paternel: « Oh! Si vous voulez obtenir l'autorisation, il faut commander à la maison X ..., sans cela ... ne perdez pas votre temps. » Le passage d'un autre train empêcha notre ami d'entendre la suite.

Interrogé et pressé de questions par nous, l'ami se refuse à reconnaître que le voyageur bavard avait l'accent du Midi. Alors?

Mardi soir, une soirée de gala était offerte via les postes du réseau dénommé « d'Etat » par la Philips-Radio. Le fin talent de l'excellent Alec Barthus nous fit savourer « L'Eté, de la Saint-Martin ». Mais on avait à déplorer le manque de puissance et de netteté du poste de l'Ecole supérieure. En même temps on pouvait, tout près de là, comparer l'excellence totale de l'émission du Petit Parisien, cependant de même provenance. Décidément, nos ingénieurs des P.T.T. ne sont pas des as. Ils ont le tournevis malheureux.

Contrairement aux prévisions, juillet et août furent pour le commerce radioélectrique des mois de prospérité normale. Mais depuis le 1er septembre, comme si l'on fermait un robinet, rien, plus rien.

On peut en trouver l'explication dans l'approche des expositions, dont la multiplicité incite fort justement l'acheteur à la réserve. Le Salon de la T.S.F., au début d'octobre, dénouera certainment cette crise passagère. \$ \$

Le journal danois Berlingske Tidende donne d'intéressants détails sur l'organisation de la T.S.F. dans le camp des rebelles: Un de nos correspondants, qui a passé deux mois au quartier général rifain, rapporte ce qui suit:

Abd el Krim s'intéresse vivement à la T.S.F. Il possède environ trente postes, récepteurs et émetteurs. Sa demeure personnelle est dotée d'une puissante station de provenance allemande, maniée par des spécialistes qui se relèvent par équipes de quatre toutes les six heures. C'est ainsi qu'Abd el Krim est informé immédiatement des fluctuations du change à Paris et à Madrid. Il reçoit également les communiqués français et espagnols sur les opérations au Maroc. Il a, d'ailleurs, des agents installés dans les pays limitrophes et au centre même des capitales de ses ennemis.

L'Exposition de T.S.F. de Londres, à l'Albert Hall, rencontre un véritable triomphe.

M. Bètourné, depuis fort longtemps spé-cialisé dans la publicité T.S.F., vient d'être nommé membre du jury du Concours Lépine.

Le superhétérodyne devient à la mode. Cet hiver on en verra éclore un grand nombre.

Après Notre-Dame, voici la Synagogue de la rue de la Victoire, à Paris, qui va être pourvue de haut-varleurs. On parle égale-ment d'en installer à Saint-Sulpice. C'est une maison française qui fait ces installations.

Dans le but de contribuer au développement de la radiophonie en France les Atelliers Lemouzy, 42, avenue Philippe-Auguste. 'à Paris (12°), sont disposés à consentir des conditions avantageuses sur l'émetteur 75/150 watts aux groupements désirant éta-

LE CRYSTOPHONE La dernière nouveauté

blir des sous-stations régionales pour émission locale ou relais.

Les premiers essais sur l'interférence ont démontré le manque de discipline des postes continentaux européens. On a signalé un véritable état chaotique des longueurs d'ondes qui étaient presque toutes aux environs du chiffre indiqué. Les résultats ont cependant été transmis à Genève et 43 modifications ont été proposées.

35 35 La république de San-Salvador vient de passer contrat pour l'érection d'une station d'une puissance de 5 KW. Notre front devrait « palir d'horreur et rougir de colère ».

\$ \$ La station allemande de Hambourg ainsi que des stations espagnoles préparent de brillantes saisons d'opéra. En France les crins-crins de huitième ordre sont chargés de représenter la radiophonie française.

S S Quelle est donc l'éminence « rose » d'un de nos postes les plus connus ? Qui donc l'a surnommée « La maîtresse-servante »? En tous cas les programmes n'y sont pas en progrès depuis son règne occulte. On ne peut, à de rares exceptions près, évidemment, possèder des qualités intérieures et extérieures. « Scier la commode » ne prédispose pas, a priori, à diriger des émissions même par procuration. \$ \$

Le « bluff » de la presse anglo-saxonne se manifeste à chaque occasion. Nombre d'amateurs anglais ont, en effet, reçu 800 — qui devient l'officiel 8JL. Or Popular Wireless confond à dessein l'adresse officielle (Indo-Chine) de son propriétaire avec ses émissions récentes faites en confi... en France-Cette pratique continuelle a réussi vis-à-vis de quelques poires françaises à un récent congrès. Mais l'exagération constante des deux cousins... par la langue finira par ramener les choses à leur juste valeur. Ce jour-là l'hypnose anglo-saxonne sera morte.

Une nouvelle station de 25 KW vient d'être inaugurée à Karlsborg (Suède). Elle émet sur 1.250 mètres.

\$ \$

Les Parlements roumains ont voté le monopole d'Etat, avec la faculté pour celui-ci de concéder l'exclusivité.

Avant Noël, Brunn (Autriche) sera pourvu d'un poste Marconi de 12 KW.

Tous les programmes du soir de Konigwusterhausen sont transmis sur 1.300 mè-

On compte actuellement 87 stations de radio-diffusion en Europe. 37 sont de plus en construction et une douzaine sont pro-

On sait que le Gouvernement avait demandé au poste Radio-Paris de radiophoner le discours prononcé au début du mois à l'Assemblée plénière de la Société des Nations, par M. Paul Painlevé, et que, si cette transmission a été empêchée au dernier moment, c'est en raison de l'obstruction opposée par certains agents de l'Administration des P.T.T. sous d'inexistants prétextes techniques.

Le résultat fut que les postes d'Etat trans-mirent seuls le discours du président du Conseil et dans des conditions si désastreuses qu'elles firent l'humiliation des techniciens officiels.

Mais les lignes que cette administration refusa systématiquement aux postes d'émissions privées dans des circonstances d'intérêt national, elle les rend disponibles pour la retransmission d'émissions au service de la propagande étrangère.

C'est ainsi qu'elle a fait relayer le 16 sep-tembre par ses postes le concert de la station britannique de Daventry, accordant ainsi aux Anglais ce qu'elle refuse à ses Nationaux.

Elle prétend, dans son communiqué, qu'il s'agit d'une expérience tendant à démontrer au public la possibilité d'un échange différentes.

Il y a lieu de faire remarquer qu'il y a deux ans la Compagnie Française de Radiophonie, en liaison avec la British Broadcasting Cy, a fait relayer une soirée de radiophonie française par la totalité des postes anglais.

L'expérience en question a donc déjà été faite avec cette différence qu'elle servait alors la propagande française.

Les statuts et bulletins d'adhésion de l'Union Radiophonique de France (destinée à subventionner tous les radio-concerts) se trouvent au siège social : 21, rue Auber, à Paris (9°).

S S

Le 1et octobre, la station de Glasgow diffusera la cérémonie commemorative de la libération de la ville.

Le New-York Central Raibroad, qui travaille en communion avec une quantité de navires, assure toutes ses communications par T.S.F. \$ 30 Le service gratuit de consultations techni-

dis et samedis de 14 heures à 18 heures 30. 53, rue Réaumur, à Paris (2°).

ques de l'Antenne est ouvert les mardis, jeu-

\$ 5 Nous tenons à informer nos lecteurs que le nouveau catalogue des Etablissements Victor Lebeau, 116, rue de Turenne, constructeur des transformateurs marque e Sol », vient de paraître. Ils y trouveront de nombreuses nouveautés intéressantes.

\$ 36 Les préparations de l'Ecole Pratique de Radioelectricité, 57, rue de Vanves, à Paris, intéressent non seulement ceux qui désirent obtenir une situation, mais aussi les nombreux amateurs de T.S.F. qui veulent perfectionner leurs connaissances théoriques et pratiques, et les jeunes gens qui désirent être incorporés dans les formations de radiotélégraphistes de l'Armée (8º Génie)

et de la Marine Nationale.

Tout amateur désireux d'être au courant des nouveautés doit posséder chez lui l'Annuaire des Catalogues de la T.S.F., qui contient la nomenclature complète de tous appareils et pièces détachées avec le prix. Envoi contre remboursement en France 16 fr. 65, Etranger 25 fr. Adresser les lettres. Publications Henry Etienne, 53, rue Réaumur, Paris (2°).

De la recherche des pannes dans un poste récepteur

Il est arrivé à tout le monde de constater au moins une fois que « rien n'allait plus ». soit que la réception des ondes radioélectriques devint mauvaise, soit que cette réception allât jusqu'à devenir complètement nulle... soit encore que la réception n'ait jamais donné aucun résultat. Dans une pareille situation, nos lecteurs

ont toujours plusieurs moyens de se tirer d'affaire. Ils peuvent écrire aux services techniques de l'Antenne, mais cette mé-thode présente un inconvénient : la réponse au courrier de l'Antenne — il faut bien se l'avouer — est un peu longue parfois à ve-nir, en dépit des efforts faits pour donner satisfaction aux lecteurs; et puis, l'amateur qui, dès la moindre panne, recourt immé-diatement aux conseils d'autrui perd, inso facto, une bonne occasion de développer son petit bagage de connaissances radioélectriques.

Il nous paraît donc bon d'aider les amateurs à rechercher eux-mêmes, rationnellement les défauts de leurs appareils.

Quand un poste récepteur de T.S.F. ne fenctionne pas, ou fonctionne mal, il im-porte avant tout, pour rechercher la panne, le procéder avec ordre et méthode

Il faut en premier lieu s'assurer si le poste est de construction récente et n'a encore jamais fonctionné, que le schéma de principe qui a présidé à sa réalisation est correct. S'il en est ainsi — ce qui est facile à vérifier - il convient d'en contrôler la réalisation pratique, en suivant, fil par fil tous les circuits et en portant une attention toute particulière aux différents contacts et points de soudure. C'est toujours avec avantage que l'on utilisera pour la réalisation pratique des postes, du fil rigide, nu. A noter qu'il arrive parfois, si on utilise,

dans les bobinages par exemple, du fil de 3/10 à 6/10 isolé 2 c.c., que le fil électrique se casse sans qu'il n'en paraisse rien, les gaînes isolantes de coton demeurant in-tactes. La vérification de tels circuits se fait facilement au moyen d'une petite pile

Cela étant, il faut étudier successivement les circuits antenne-terre, les circuits de source d'énergie et tous les appareils auxi-

Cela posé, nous allons examiner d'une façon un peu plus concrète quelques cas

de programmes entre postes de nationalités | de pannes. Nous supposerons toujours le schema de principe exact.

I Le récepteur ne permet de recevoir aucune émission.

C'est le cas le plus étendu; il convient de vérifier successivement chaque circuit, ainsi qu'il a été dit auparavant. Vérifier s'il y a « accrochage ». Pour plus de détails, se reporter aux différents cas envisagés ci-dessous.

II Le récepteur « n'accroche » pas.

On recconnaît l'accrochage à un « toc » caractéristique qui se produit quand on cou-ple la bobine du circuit de plaque de la détectrice avec une bobine du circuit de plaque de cette même lampe, ou à toute bobine du circuit oscillant de réception.

Si ce toc ne se produit pas, faire les essais suivants:

1º Inverser le sens de la réaction. 2º Mettre une bobine de réaction de coefficient de self différent, généralement plus

grand.

3° Faire varier la valeur du condensa-teur ou de la résistance de détection (va-leurs normales 15/100,000 de f et 4 mé-

4° Vérifier l'isolement de l'antenne 5° Vérifier la valeur de la tension de plaque et le chauffage du filament. Pour batteries H.T. présentant une forte résis-tance intérieure, shunter la batterie par un condensateur fixe de 2 microfarads.

D'une façon générale, chercher toutes les raisons qui peuvent empêcher deux bobines couplées ensemble de réagir l'une sur l'au-

III. Le récepteur n'accroche pas sur on-des courtes.

Cela tient soit à une mauvaise valeur de la self de réaction, soit à une trop grande capacité des circuits de réception. Mettre un condensateur variable en série

dans l'antenne. Examiner la construction du poste. Les connexions doivent être faites de préférence en gros fil, nu (pour diminuer les effets de capacités); les fils doivent se croiser perpendiculairement; les différents organes du récepteur doivent être assez

IV. Le récepteur donne lieu à des accro-chages intempestifs.

1. Relier les circuits magnétiques des transformateurs BF au +80.

2. Vérifier les connexions de ces transformateurs. 3. Shunter le primaire du premier trans-

formateur par un condensateur de 2/1.000 de microfarad.

4. Vérifier si le chauffage des filaments est convenable.

5. Eviter les effets de capacité intérieure du poste. D'après ces quelques exemples, il sera fa-

cile au lecteur de généraliser. Chaque fois qu'il se trouvera en présence d'une panne, il devra donc commencer par raisonner et se demander quelle peut être l'origine ou les origines de cette panne.

La source ainsi connue, il est facile d'ap-porter au poste le remède qui convient.

Marcel COZE Ingénieur 1.E.G. et E.S.M.E.

Une réalisation pratique


Ce n'est pas une nouveauté, mais simplement une détectrice à réaction suivie d'une BF. Mais ce poste a ceci d'intéressant : avec ses selfs intérieures non interchangeables, il permet, par la manœuvre d'un petit inverseur (qui n'apporte aucune diminution dans l'intensité des auditions), la réception des petites ondes 200 à 600 m., avec l'accord Bourne et celle des grandes ondes en mon-tage direct jusqu'à 3.000 m.

Ce poste s'adresse donc surtout aux amateurs de radio-concerts, autant français qu'étrangers. La qualité des résultats dépendra surtout des pièces employées, de la construction des selfs et de la résistance de

Selfs. - 1) Petites ondes. Le primaire P est constitué par un fond de panier en fil 6/10 2 c.c. de 20 spires, sur une carcasse de 7 branches en carton paraffiné et étuvé; le diamètre intérieur est de 5 cm. Le secon-daire S1 est également un fond de panier monte sur une carcasse semblable a la première. Le bobinage comprend 50 spires de fil 6/10, avec une prise soudée à la 30° spire en partant du centre. On couvre ainsi la gamme 200-600 m. avec un bon condensateur variable à vernier de 1/1.000 en dérivation. Le couplage entre P et S1 est fixe, comme on peut le voir sur la figure 4; SI est posée sur P et séparée seulement par une petite rondelle d'ébonite. Les connexions entre P et SI sont clairement indiquées par la figure 1. S2 est un duolatéral 200 sp., 3 prises.

Réaction. — Elle se compose de deux fonds de panier accolés, de manière que le sens de leurs enroulements no se contrarie

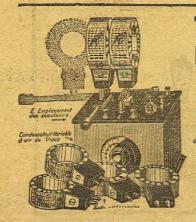Chacun est fait d'une carcasse à 7 fentes, sur laquelle sont bobinées 90 spires de fil 3/10, 2cc. Ces 2 galettes sont fixées à une petite plaque d'ébonite à l'aide d'un boulon passant par les deux centres. On fera une prise soudée à la jonction des 2 galettes, et l'on aura ainsi 3 fils permettant de prendre tout ou partie de la réaction. Se reporter à la figure 4 pour tous les détails de mon-



Les ondes courtes sur galène

Le record du monde avec l'appareil L. G.


145 Fr. Livré avec 6 bobines « NYDAB »......

GUILLION

39, rue Lhomond, PARIS (5°) Tél. Gob. 54-33


tage: le phénomène de réaction se produit non par rapprochement des bobines, mais par translation des galettes de réaction, soit sur S1, si l'on écoute des P.O., soit sur

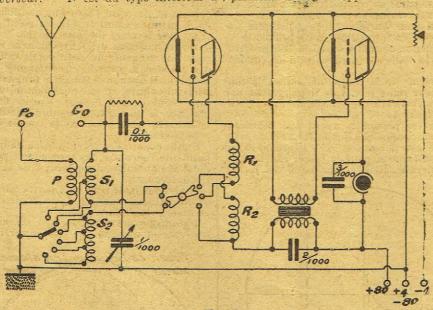ques trous pour vérifier l'allumage des lampes; en bas la manette d'accord et ses plots, on aperçoit également les bornes d'antenne G.O., d'antenne P.O., de terre et des écou-teurs. Les bornes de chauffage sont sur le S2 dans le cas des G.O. teurs. Les bornes de chauffe Inverseur. — Il est du type intérieur à panneau droit de l'appareil.




6 plots, que l'on trouve facilement. Son montage est expliqué par la figure 1. On voit facilement que lorsqu'il est sur la position P.O, on supprime à la fois le nid d'abeilles 22 et la deuxième galette de réaction R2 qui seraient nuisibles.

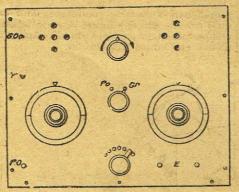Résistance de grille. - Ainsi que je l'ai dit, la résistance de grille influe considéra-



blement sur les résultats. En pratique élle varie avec chaque lampe détectrice, et si l'on change celle-ci, on fera bien d'étalonner la résistance à nouveau. Tous les types de bonnes résistances donnent des résultats équivalents (résistance à alcool, au graphite, etc.), mais mes préférences vont à cette dernière, à cause de son modeste prix de revient. Le trait de crayon aura 4 cm. 5 de long, sur une plaquette d'ébonite de

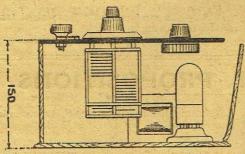

79.2 bis

bonne qualité. Le condensateur shunté sera de 1/10,000 mfd.

Réalisation pratique. - La figure 2 donne

deux vues du poste tel que je l'ai réalisé. Les lampes, des micros sont à l'intérieur et facilement interchangeables, grâce au panneau arrière du poste qui pivote sur sa base. Toutes les pièces de réglage sont fixées sur le panneau supérieur en ébonite

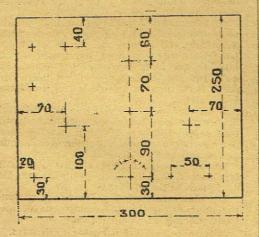


Fig 3

le 6 m/m. d'épaisseur, à droite le condensaeur variable à vernier, en haut le rhéostat le chauffage pour lampes micros et quel-

Fig. 1 Le transformateur BF, est un rapport 1/5

blindé ou non, mais de bonne qualité. Pour ceux que le montage intéresse, la figure 3 donne un plan de perçage avec les dimensions en centimètres.

Utilisation. — Supposons que la résistance de grille soit bien réglée (on a intérêt à la placer entre les lampes près du panneau arrière, où elle est accessible). Pour recevoir les ondes de 200 à 600 m. brancher l'antenne à la borne PO, mettre l'inverseur sur la position P.O. et la manette d'accord sur le premier ou le deuxième plot seulement. Chercher l'émission de la manière habituelle augmenter. sion de la manière habituelle, augmenter la puissance avec la réaction, en la faisant agir sur la self S1 (si l'on avait pas d'accrochage il faudrait inverser le sens de la

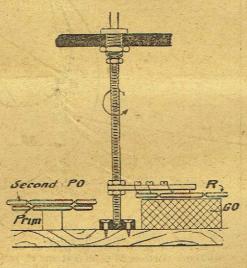


Fig. 4

réaction). Le montage est alors un Bourne

Pour recevoir les ondes au-dessus de 600 m., mettre l'antenne et l'inverseur sur leur position grandes ondes; on fera agir la réaction sur le nid d'abeilles S2. On réalise alors le montage en direct.

Résultats. - Sur très mauvaise antenne de 10 mètres de long et très peu haute, 5 mètres; terre médiocre sur le tuyau de gaz, je reçois à Paris FL., Radiola, P.T.T., et Petit Parisien en bon haut-parleur. D'autre part, la réception de Daventry de Londres, etc. et de Buxelles est très confortable au casque. Ce poste essayé dernièrement à la campagne, sur antenne de fortune, mais meilleure que la mienne, donne les postes ci-dessus en haut-parleur, pres-que aussi fort que les premiers cités. Le haut-parleur est un modèle anglais d'excellente qualité.

Ce poste, d'une construction et d'un entretien peu onéreux, satisfera certainement ceux qui voudront en entreprendre la fabrication.

Jean DEGROUX.

Si vous voulez de bonnes réceptions, soignez votre prise de terre. Employez du gros fil de cuivre nu. Soudez vos connexions.

Il faut lire aussi...



= OUVERTURE!= MALBEC

spécialiste en T.S.F.

présente ses nouveautés

79, AVENUE D'ITALIE - PARIS (13º) Métro: Italie. Tram. 85 et 87. Autobus AI bis (arrêt 110) et 123-124, descendre av. d'Italie.

PRIX LES PLUS BAS DE LA PLACE

GRAND CHOIX : POSTES RECEPTEURS 1" MARQUE

Envoie catalogue sur demande 0.75, rembour-sement au premier achat.



CONSTRUCTEURS !... AMATEURS !...

> Le rendement d'un poste récepteur dépend, dans une grande mesure, des accessoires employés dans sa construction Pour avoir les meilleurs résultats, employez les accessoires « IGRANIC » qui sont d'une qualité supérieure

CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE

LA COMPAGNIE COSMOS 3, rue de Grammont - PARIS

Suppression des accus par la pile "COMPOUND"

Elle est la meilleure pour le chauffage des ampes T.S.F. Elle alimente un poste plusieurs heures par jour pendant plusieurs mois. Envoi ranco des notices

ETABLISSEMENTS B. C. P.

13, boulevard de Belleville, 13 — Paris

Monolampe T. M. R

SUP Cadre | et fortes réceptions au casque des concerts européens

Auditions gratuites le lunds et le mercredi de 21 heures à 23 heures.

Livré complet avec tous les access. 395 » Installé à domicile (rég. parisienne) 410 »

Pas d'intermédiaire, vente directe du fabricant à l'amateur

12, boulevard de la Chapelle, PARIS

(C. 119 à 4 lampes : **520** fr.) M. BOULARD, technicien, 69, rue Lepic

pas d'acheter le

SOMMAIRE

La Radiophonie et les phénomènes de propa-gation (suite), Général CARTIER, Radio-Cinéma (by courtesy of « Popular-Radio »). Notion sur le calcul des appareils récepteurs (R. ALINDRET) Les mesures en T.S.F. (Jean VIVIE). Les piles à dépolarisant par l'air (A. PLANES-PY).

P1). Réalisation d'un redresseur (SAINT-ESPRIT). Super-réaction sur ondes courtes (A. CRE-MAILH).

Les accumulateurs au ferro-nickel (Marcel COZE). COZE).


Le Superhétérodyne modulateur (R. C. A. COUPPEZ).
Dispositifs anti-parasites (H. HEPTIA).
Un Ondemètre pour les amateurs en « R » (R001).

Le Poste f8RDI.
Les Piles et les Accumulateurs à liquide immobilisé (A. PLANES-PY).

0 0 En vente chez tous les marchands de journaux et kiosques de gares. 00

Publications HENRY ETIENNE 53, Rue Réaumur - PARIS

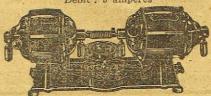Pas de T.S.F. sans un groupe Convertisseur GUERNET 44, RUE DU CHATEAU-D'EAU - PARIS



GARANTIE ABSOLUE Complet avec conjoncteur-disjoncteur sur 110 volts: 490 francs Payable 50 fr. par mois, 150 fr. à la commande

RADIO-PLAIT

39, rue Lafayette — PARIS (Opéra) Specialité de tout l'Apparcillage de T.S.F.

CATALOGUE GENERAL RADIO
Franco contre 0 fr. 50

Cette semaine venez entendre à

104, RUE DE RICHELIEU les trois Haut-Parleurs

« SELECT »

qui sont à l'heure actuelle les reproducteurs de son les plus remarquables

> Les écouter c'est les acheter

- tablessements

COMPAGNIE RADIO ELECTRIQUE DE L'OPERA


24, rue du Quatre-Septembre PARIS (2°)

Tél. Cent. 31-11

CREO vous annonce la naissance du transformateur B.F. ORCE. Le meilleur pour un prix minime

Demandez le Catalogue L.A.

AUT-PARLE

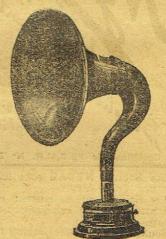

Modèle B (recommandé)

Egale les plus chers en PUISSANCE et NETTETE et ne coûte que

145 francs

En vente dans toutes les bonnes maisons de T.S.F. Amateurs.

c'est celui qui vous donnera satisfaction Exigez-le de votre fournisseur seulement : HERBELOT et WORMS

35, rue de Bagnolet, PARIS

Encore quelques représentations disponibles

Le « GRAPHOLUX »

APPAREIL breyeté pour publicité lumineuse individuelle à textes variables. Luminosité éclatante. Lumière intermittente par dispositif spécial breveté.

Format de l'appareil : 60 cm. × 30 cm. Formats spéciaux sur demande.

Avec chaines pour le suspendre ou piédestal pour la pose.

Consommation d'énergie : 50 watts.

PRIX MODIQUE

ECRIRE : P. R., BUREAU DU JOURNAL

MONTAGES C. 119

Les mieux réalisés et les mieux représentés Isolement spécial assurant les qualités électriques sans rien sacrifier à l'élégance

ANDRE VILDIEU, 6, bouley, d'Ormesson ENGHIEN-LES-BAINS (S .- et-O.)

MAISON FONDEE EN 1896

Saint-Sébastien, PARIS (11º) CONDENSATEURS

1924

MEDAILLE MADRID

Société Anonyme, Capital 7.000.000 de francs 23, rue de Ponthieu, PARIS .4000000000 CASQUES, ECOUTEURS (almentation constante, haute sensiblité)
CONDENSATEURS VARIABLES à BOUTON REDUCTEUR
TRANSFORMATEURS BASSE FREQUENCE

LES FAMEUX POSTES RECEPTEURS (montage C-119) A 4 LAMPES, A RESONANCE, TYPE 4 R.B.



CONDENSATEURS

ordinaires et à VARIATION RECTILIGNE de longueur d'onde. Avec et sans Vernier et en toutes capacités. CADRANS de précision, entièrement usinés. Catalogue A sur demande.

R.C. Seine 99676

A LA SOURCE DES INVENTIONS

56, boulevard de Strasbourg, PARIS Catalogue illustré franco; très intéressant pour amateurs de T.S.F.

Lampes radio-micro régénérées à 21 francs

Achat de lampes radio-micro brûlées à 3.50

Fabrication de lampes à 2 volts somm. 4-f6 d'ampère. Grande économie. Durée garantie — Sonorité parfaite Prix : 24 fr.

Transformation des lampes T.S.F. ordinaires brûlées, en lampes à 2 volts
Prix: 19 fr. Conditions spéciales pour grossistes

OURY ET Cie 6, RUE DEGUERRY — PARIS (11°) Téléph.: Roq. 07-21. Métro Parmentier VENTE AU DETAIL, 34, rue Tronchet,

PROCHAINEMENT, SQUARE LAW



71 ter, rue Fr.-Arago, MONTREUIL (Seine) Téléph. : Diderot 22-92

SURVOLTEUR est PUISSANT et PUR

♦ ♦ ♦

Demandez la brochure explicative

Etbs LE SURVOLTEUR, 54, rue de la Paix
à Choisy-le-Roi (Seine

Compagnie Générale de Télégraphie et de Téléphonie : 26, rue 4-Septembre, PARIS (2°) Tél. Central 46.97

Fournisseur des grandes dies de Radio électricité Pièces détachées de T.S.F. Haut-parleur 175 f. Casque 50 f. Transf.

POUR VOS ACHATS

de LUSTRERIE BRONZE & FER FORGÉ

TAUPIN D'AUGE

28, rue Sedaine - PARIS (11e)

Constructeurs brevetés

courtes à variation très lente.

vant figure 1.

Voilà pour les sans-filistes, quelques no-tes destinées à faciliter pour beaucoup la construction de lames mobiles pour progres-

sion très lente de la capacité d'un conden-

La forme de la courbe des lames de con-densateur dans le cas de déplacement par rotation, est celle du limaçon de Pascal, sui-

Pour les personnes ayant fait beaucoup de maths, rappelons que la formule de cette courbe est p=a cos. co+b quand b est

plus petit que a, pour la tracer exactement,

on pourrait calculer chacun de ces points,

Fig. 1

mais il y a une méthode un peu empirique

que je vais indiquer.

Sur une feuille de papier bristol, bulle ou autre papier fort, traçons une droite AB (figure 2) par un point C pris sur cette droite ; traçons un cercle de 45 m/m de

Depuis bien longtemps dans l'Antenne, on nous parle de condensateurs pour ondes qui sera tangente à l'intérieur du grand cercle de centre C.

Condensateur à variation très lente


Ensuite, du point C portons une longueur de 32 m/m, ce point D sera un point de dé-part pour le tracé de cette courbe. Munissons-nous de deux équerres et tra-

çons une tangente au petit cercle qui viendra joindre la grande circonférence en P. Du point D abaissons sur cette tangente une perpendiculaire, ce qui nous donne un pre-mier point de notre courbe ; traçons de cette manière le plus grand nombre possible de points, car nous obtenons la courbe en les réunissant.

Continuons notre tracé jusqu'à ce que les points de rencontre des tangente et perpendiculaire aboutissent au point C de la petite circonférence.

Il ne nous reste plus qu'à porter sur notre droite AB, par le point C, un angle de 70°, et nous avons notre lame.

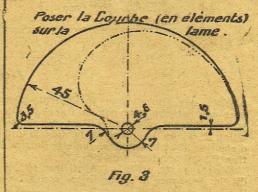Découpons notre papier fort suivant no-tre lame et reportons ce papier sur des la-



mes achetées dans le commerce, dont croquis relevés suivant figure 3, et je laisse à chaque amateur le soin de découper luimême ses lames aluminium.

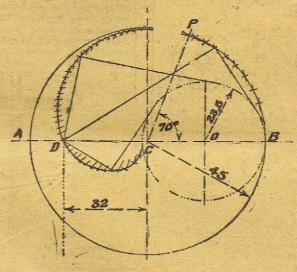


Fig. 2

rayon. Par le point B en partant de la cir-conférence portons 23 m/m 5 et par ce point | cée est d'environ 20 cm.2 30. marqué O, traçons une autre circonférence

SUGGESTIONS

célèbres, etc.

jours fades.

gens bien élevés.

1º Ne croyez-vous pas que la T.S.F. rece-

et Daventry, X et Y, etc., ne pourrait-on pas tirer profit de cet inconvénient en organi-

sant des duos ou des conversations entre Paris et Londres, par exemple

3° Je proteste violemment contre le manque de goût de certains soi-disant humoris-

tes français. L'individu qui racontait der-nièrement, à Toulouse, un voyage en Gasco-gne, s'est permis des allusions grossières, qui par l'organe de la T.S.F. prenaient une tournure particulièrement crapuleuse.

J'ai 40 ans de métier militaire, je ne suis pas Marouchable, mais j'ai honte pour mon

pays quand je vois la place que tiennent les grossiers personnages. Ne devraient être autorisés à parler devant l'appareil que les

Cela nous fait plus de mal qu'on ne croit. On entend dire maintenant à l'étranger : « La France est un pays de voyous ». Les « alliés » malveillants devraient dire seule-

P. S. - La surface d'une lame ainsi tra-

Certificat de l'E.C.M.R. Nº 264.

Les Bobines NYDAB sont livrées nues ou dans une boîte carton. Les Bobines qui ne portent pas le cachet

Seule NYDAB offre la garantie entière et

EXIGEZ-LA DANS TOUTES LES BONNES M

SUPPORTS de Bobines, complets.....

l'intérieur (garantie bakélisée), ne sont qu'une

Bake

du Constructeur.

SUPPORTS

TRIPLE, comprenant 2 parties mobiles, 1 partie fixe......

DOUBLE, comprenant 1 partie

FIXE

... insensible

agento

PRIX polis et

Nus

Otmospheriques.

Les Qualités des Bobines

Capacité réduite au minimum.

Isolement électrique parfait.

Résistance indéfinie à tous agents

extérieurs.

Solidité mécanique sans égale.

Les prix que l'importance de notre fabi

rication a permis de réaliser :					
	Nombre de spires	PRIX Nues Mont.			
	15	1.90	7.90		
n montées	25 35	2.10	8.10 8.30		
rouge à	50 75	2.50	8.50 8.75		
imitation	100	3.10	9.10		
formulée	200	4. » 4.75	10. » 10.75		
AISONS	250 300	5.50 6.30	11.50 12.50		
nickelés	400	8. » 9.25	14, » 15,25		
ontés sur tine ébonite	600	9.75	15.75		
28.30	1.000	12. »	18. » 19. »		
19.70	1.250	19. »	25. » 28. »		
8. »	1.500 22. » 28. » Nos BOBINES montées				
6. »	sont livrée	ont livrées à volonté :			

Avec broches de 5 m/m, écartement 14 ou avec broches de 4 m/m, écartement 16. Nos SUPPORTS ; Avec douilles de 5 m/m, écartement 14 sont livrés à volonté ou avec douilles de 4 m/m, écartement 16

ment : « La France est le pays de la liberté, mais les voyous y sont trop à l'aise ».

Ne pourrait-on pas recevoir des conversa-tions de couple vraiment spirituel. En Angleterre, Oncle Peter est charmant, ainsi que sa charmante partenaire du reste. Le

duo anime beaucoup la T.S.F. Le monolo-gue est toujours un peu figé, fade.

PROPOSITIONS

vrait une impulsion formidable si vous pou-viez — vous, les autorités en T.S.F. — nous faire entendre les discussions du Parlement, les sermons des grands prédicateurs, les grandes cérémonies religieuses, les procès Il serait désirable que de nombreux arti-cles écrits par des novices comme moi, ou des personnes n'ayant pas l'habitude de passer au crible leurs expériences, fussent sui-Je crois que cela déclancherait les hésivis de quelques mots des « maîtres de la T.S.F. parfaitement capables de placer chatants. Les allocutions « exprès » sont touque chose à sa place » 2º Puisqu'on reçoit en même temps Radio

On est disposé trop facilement à affirmer ou généraliser. On lit les affirmations les plus déconcertantes qui déroutent les débu-

Un cas, par exemple. Combien de fois ai-je lu : « Il faut isoler rigoureusement la descente d'antenne à l'entrée du poste de

Or, de nombreux praticiens autour de moi ne le font pas. A leur exemple, ma descente d'antenne (fil tressé) est pincée entre les boiseries d'une fenêtre et, par temps sec ou humide, que le fil fut pince par le bois ou qu'il fut entièrement libre, la fenêtre ou-verte. Il est donc inutile de lancer un ukase à ce sujet.

Il serait à désirer aussi que l'on adoptat des expressions nettes, scientifiques, pour tout ce qui touche à la T.S.F., science bien définie. Par exemple, n'appeler apériodique

que ce qui l'est réellement.

Les articles des correspondants devraient être passés au crible à ce points de vue, ils sont souvent déconcertants


Les différentes sociétés devraient se réu-nir pour éditer un dictionnaire de définitions précises et scientifiques.

Un navice de Nantes.

L. GUILLION. ING.-CONSTRUCTEUR, 3, Passage des Postes, PARIS-5°
Thèques postaux Paris 24-824 \$ Téléph.*: GOBELINS 54-33 \$ R. C. Seine 228-556

A partir d'octobre, l'ANTENNE paraîtra hebdomadairement sur 20 pages et le 13 octobre, pour le Salon, sur 32 pages.

SUR LE C 119 bis

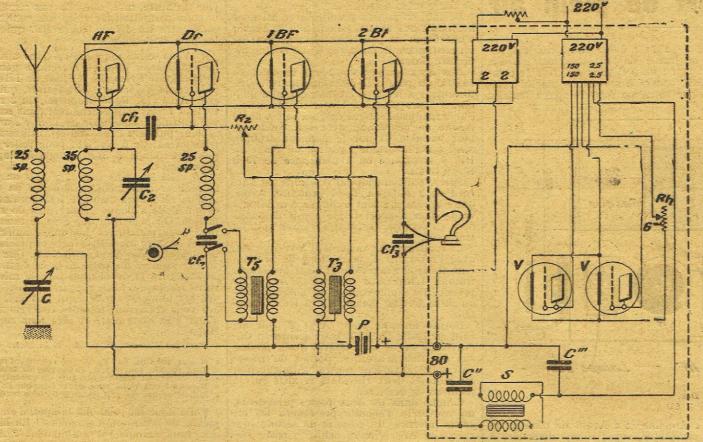

Il s'agit du C 119 bis, détection par lampe à réaction et non par galène. Les lampes sont des ordinaires R 5, chauffage du filament 4 volts, et quoi qu'en disent certains amateurs, le ronflement n'est ni plus ni moins fort que sur un radio-secteur fabriqué par certaines maisons, et utilisant des lampes à grag filaments lampes à gros filaments.

Mais pour arriver à ces résultats, ce qu'il faut avoir, c'est un peu de patience. Le ma-

tériel utilisé sera de première qualité. Le condensateur d'accord C1 est un 1/1.000 sans vernier, quant à celui de résonance C2. 0,5/1.000 à vernier est de rigueur; rendre la résistence de 4 megolims si possible réglable. Afin de rendre la réaction plus souple, je n'utilise à la réaction que 25 spires pour les ondes de 200-450, la résonance en ayant 35 et l'accord 25. C'est aux connexions qu'il faudra donner les plus grands soins, 2 fils trop près l'un de l'autre et voici un bourdonnement insupportable; donc faites les con-nections en fil très rigide et aérées; de ceci dépend une bonne partie des résultats, et c'est là qu'il faut avoir un peu de patience; mais qu'est-ce à côté des résultats: avec 3 lampes j'entends les américains, avec 4, il faut se mettre de l'ouate dans les oreilles pour ne pas avoir le tympan crevé

Charles HENK.

'ALIMENTATION

Les lampes spéciales

J'ai suivi avec intérêt les discussions qui ont été publiées par l'Antenne, au sujet de l'emploi de lampes à gros filament, dites « Radiosecteur » que j'ai préconisées il y a plus de trois ans et dont l'efficacité est contestée par quelques-uns de vos correspondants, spécialement par M. Dusailly.

Le demande l'hospitalité de vos colonnes

Je demande l'hospitalité de vos colonnes

Je demande l'hospitalité de vos colonnes pour y exposer mon point de vue et défendre ma création.

M. Dusailly, en citant des expériences, d'ailleurs possibles, conclut continuellement à l'inexistence du volant calorifique du gros filament et à l'inutilité d'une lampe spéciale ; il ignore — peut-être, — les essais qui m'ont amené à utiliser une telle lampe et dont le détail a été donné plusieurs fois (1).

Afin de ne pas égarer la discussion sur

Afin de ne pas égarer la discussion sur Ann de ne pas egarer la discussion sur des montages complexes où les causes de bourdonnement — ou de suppression de bourdonnement — sont multiples, je me bornerai à conseiller à M. Dusailly d'effectuer l'expérience élémentaire suivante, essai que j'ai décrit à d'autres détracteurs du conse flament.

gros filament. On alimente le filament d'une détectrice à réaction en alternatif en utilisant bien entendu la sortie médiane du transformateur de chauffage, ainsi que je l'indiquais le premier, je crois, il y a près de sept ans. On peut également faire cette démonstra-

tion avec une lampe haute fréquence à réaction, ayant sa grille au potentiel — 4 volts par rapport au milieu du filament suivie d'un détecteur à cristal ou à

lampe.

Avec un tel montage, on fait l'essai d'une réception radio-téléphonique quelconque, reception radio-telephonique quelconque, sucessivement avec une lampe à gros filament, avec une lampe T.M., avec une lampe d'un type qui n'est plus employé maintenant dit lampe W et qui consomme 0 a, 15 sous 4 v., et enfin une lampe micro, 0 a, 06. Les filaments ont sensiblement même longueur, mêmes volts aux extrémités (sauf la lampe radiossetaur, qui fonctionne sous lampe radiosecteur qui fonctionne sous 2 v. 3 mais le résultat est sensiblement le même dans l'expérience visée avec filament

On constate les faits suivants. Tandis qu'on peut pousser la réaction jusqu'à une certaine limite avec la lampe à gros filament, sans provoquer de modulation « roulée » à la réception, on doit déjà se tenir plus loin de l'accrochage avec une lampe T.M. et encore plus loir avec une lampe à filament plus fin.

J'aovue n'avoir pas découvert, pour appli-quer ces résultats, d'autre cause que la variation d'émission électronique en fonction de la température du filament. Depuis plusieurs années, la question a été posée et

j'attends encore une meilleure explication. En plus de cet avantage important de la lampe à gros filament, il y en a quelques

autres dont on a peu parlé.

1° En dehors de la perturbation provenant de la tempéra ere variable, il y a les oscillations parasites dues à la tension aloscillations parasites dues à la tension al-ternative appliquée sur le filament. Il pa-raît évident que si cette tension pouvait être très petite, ses effets perturbateurs se-raient peu importants et qu'en particulier un filament qui utilise 2 volts au lieu de 4, toutes choses égales d'ailleurs, donne de meilleurs résultats.

2° Ce filament est plus robuste, ayant une section 10 fois plus grande que celui d'une lampe ordinaire et il est moins sensible aux phénomènes de vibrations entre-

tenues, genre Larsen.

3º Le coefficient d'amplification mesuré au pont de Miller est de 18 au lieu de 8 à 9 pour les lampes courantes.

4° La lampe a été prévue également pour 4º La lampe a ete prevue egalement pour être alimentée dans les meilleures conditions par une tension plaque provenant d'une tension alternative redressée par des lampes ou autres soupapes et filtrées c'està-dire tension provenant d'un convertisseur produisant aisément des voltages élevés mais ayant une grande résistance interme et un débit limité Or, tandis que sous terme et un débit limité. Or, tandis que sous 200 volts la lampe ordinaire absorbe 10 à 12 milliampères, la lampe radio-secteur n'en

Je ne développerai pas les avantages de cette propriété et de l'utilisation d'une forte tension plaque, que tous les techni-ciens connaissent pour l'obtention d'une audition pure.

Tout au plus, peut-on objecter que la lampe à forte résistance interne nécessite des impédances anodiques élevées. Ceci n'est qu'un mince inconvénient et en basse fréquence seulement. Il suffira d'employer des transformateurs ayant un primaire plus important que de coutume. Je crois d'ailleurs avoir précédé dans cette voie divers constructeurs de lampes.

Si les quelques points énumérés ci-dessus ne sont pas suffisants pour acquérir à la lampe spéciale la sympathie de M. Dusailly, l'ajouterai que la faveur de milliers d'auditeurs sera une légère compensation.

De toute façon je souhaite et ceci serait un couronnement heureux de ces contro-verses, qu'une théorie meilleure soit donnée de l'expérience fondamentale que j'ai citée au début et qu'il en jaillisse une solution qui fasse le bonheur des amateurs qui ne seraient pas encore satisfaits.

Ainsi les adversaires de ma lampé auraient fait œuvre utile . BARTHELEMY.

ingénieur E.S.E.

Aux amateurs en « R »

Nous serions reconnaissants aux amateurs en « R » qui se sont fait imprimer des cartes QSL de bien vouloir nous en en-voyer un exemplaire. Nous publierons la carte la mieux réussie.



Les Etablissements «ARTHUR» 84, faub. Saint-Denis :: :: PARIS :: ::

Présentent leur nouveau modèle de HAUT-PARLEUR

LE KID Puissance Netteté - Pureté - Elégance

Prix : 225 fr.

Notice franco sur demande.

LES GALENES 000

LA PLUS HAUTE RECOMPENSE Concours Lépine 1924 000

Employées par l'Etat 000

AGENCES à LONDRES BRUXELLES BERLIN DUSSELDORF

000

BARCELONE MADRID VIENNE


Conditions de Gros: UNIS-RADIO, 28, rue St-Lazare, Paris Téléph.: TRUD. 27-37

Le Maître de la baisse

Lutte contre la hausse par sa nouvelle organisation

En réclame jusqu'au 1se octobre seulement Plie César : 45 v. 10,95, 4 v. pr fil. micro poids 3 k. 750 19,95. Voltm. 2 lect. 19,95. Condensat. à vernier à freimage automatique du vernier (va-leur 45 f.) 05/1.000° 24,95; 1/1.000° 25,95. Lamp. 7/10° rénovée 9,95. En solde affaires exception. H.-Parl. Pathé 150 f. H.-Parl. SIDPE (val. 300 f.) sold. à 145 fr.

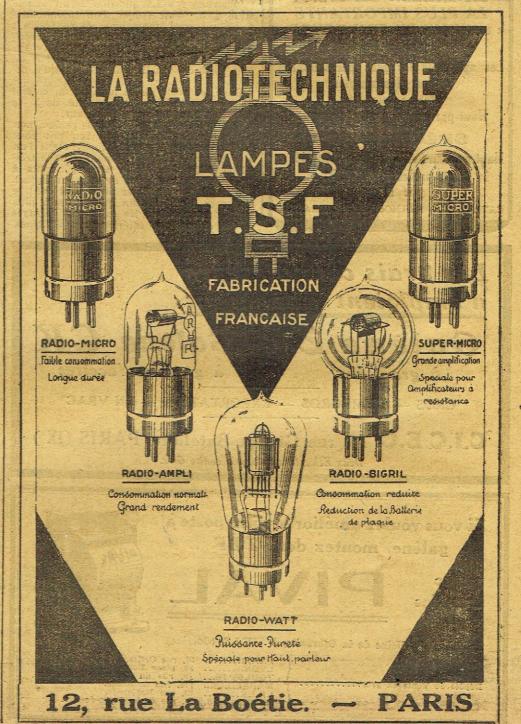Expéditions province ULTRA-RAPIDES CALVET, 9, rue du Parc, à Saint-Mandé (Seine)



(1) T.S.F. Moderne août 1922-Juillet 1923 : Onde Electrique janvier-1924 ; Radio-Reeue mars 1924 ; Le Figaro du 31 octobre 1923... et diverses conférences.

Comment et pourquoi la T.S.F. peut devenir un sport de plein air

Or, s'il est permis à un amateur de présenter un poste avec ses nombreux avantages, il lui faut cependant savoir avouer certains inconvénients, et les reconnaître

cédant — a l'air d'une simplicité qui devrait se passer de tout commentaire. Eh bien ! non ; nous devons prévenir le com-mençant, encore à ses débuts, en lui redisant pour la nième fois cet adage fameux

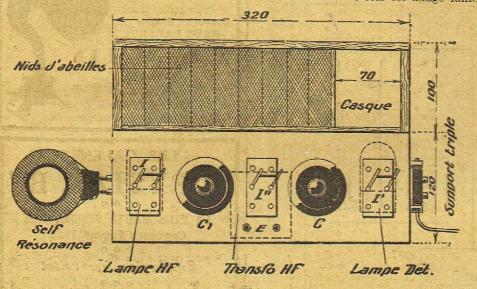


Fig. 11

de bonne foi, car bientôt ils dégénéreraient en défauts, s'il ne mettait en garde le dé-butant. En effet, le schéma (fig. 10) — se reporter au numéro de l' « Antenne » pré-

** LA GÉNÉRALE ** **ELECTRIQUE RADIO**

Ets G. KAMPHAUS INGENIEUR-CONSTRUCTEUR

1, rue Dulong — PARIS (XVII)

Téléphones: Wagram 51-63 - 54-47

#

LA MAISON DE T.S.F. LA PLUS IMPORTANTE « UNIQUE EN SON GENRE »

#

Les appareils les plus perfectionnés et les plus simples Postes complets Haut-parleurs de toutes marques

SPÉCIALITÉS : Haut-parleurs et Casques « BROWN »

Hauts-parleurs « G.E.R. »

#

CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE

de l' « Antenne : « Avant de monter un poste compliqué, voyez si une détectrice à réaction ne donne pas les résultats dési-rés », car ce n'est que lorsqu'il aura fait ses premiers pas dans la détectrice à réaction, le plus simple rôle de l' « audion » quant à sa réalisation, et le plus merveil-leux peut-être quant à son rendement, qu'il pourra se permettre d'attaquer de front avec les plus grandes chances de succès, l'étage de transformation haute fréquence, dans ses diverses formes, qui fait que le vrai amateur ne peut s'en passer. Que le débutant suive donc les excellents conseils de Grid Leak dont on a reproduit les articles des numéros 83 et 85 dans le les articles des numéros 83 et 85 dans le n° 120. A la rigueur il pourra réaliser nos deux premiers postes, mais qu'il se rappelle qu'il faut en tout un apprentissage de début., que l'on n'a rien sans peines et avec de mauvais matériaux.

Mais, nous dira-t-on, « si votre poste est encore mal au point, pourquoi nous le préencore mai au point, pourquoi nous le pre-sentez-vous ? » La question serait exacte si le poste était l'objet d'un mécontente-ment universel, mais bien au contraire ; pour avoir les résultats maxima, il suffi-ra de se rappeler tel autre adage de l' « An-tenne » qui montre que le rendement de tout poste est fonction de l'espace qu'il oc-

Donc, ce poste devra occuper un coffret de 22 cm. sur 32 cm. sur 15 cm. dans le sens hauteur, longueur et largeur. Cela paraît-il exagéré ? Mais pensez, non

sans effroi, à l'espace qu'il faudrait pour trois récepteurs à deux lampes, étant l'un à résistance, l'autre à résonance et le troisième à transfo. Aussi soyez généreux à notre remarque, et tout de suite au travail.

Il faudra se procurer un coffret dont le bois sera hien sec afin qu'il ne soit plus tenté de travailler. Ne soyez pas effrayés de ses dimensions extérieures si étranges.

car n'oubliez pas que les lampes sont à l'intérieur. La hauteur a augmenté, mais nous prévenons que ce sera le magasin de

nos nids d'abeille, que ce sera le nagasin de nos nids d'abeille, que ce sera le caisson de notre pièce d'artillerie.

De fait, on pourra prendre avec soi neuf bobines: Nous avons calculé le magasin d'une façon un peu large en exagérant de un centimètre le diamètre d'une bobine ordinaire Gamma.

Nos deux lampes sont dans le panneau frontal en pointilles ainsi que notre trans-formateur à fer type commercial, afin d'in-diquer leurs places à l'intérieur du poste. Sur le panneau latéral de gauche est notre bobine de résonance, avec son condensa-teur variable C1 sur le panneau frontal, ainsi que l'inverseur I pour avoir étage en HF. à résonance ou à résistance de 70 à 80.000 ohms.

Sur le panneau latéral de droite est l'accord de 3 selfs en Tesla primaire, secondaire et réaction sont à couplage variable à l'aide d'un support triple ayant de longs bras en ébonite, pouvant s'enlever pour le transport.

Le condensateur variable C à vernier est, avec l'inverseur I' permettant de prendre l'un des trois étages de HF., sur le plateau frontal. L'inverseur central I" sert pour prendre les ondes courtes ou longues, lorsqu'on se sert de l'étage HF. à transformateur

Bornes antenne terre (A et T pour accord en Tesla) (A' et T' pour accord en Oudin) sont sur le côté latéral droit, au-dessus des nids d'abeilles. Bornes du récepteur sous l'inverseur central. Alimentation du poste et deux rhéostats rotatifs sur le

panneau de derrière.

Comme dans les deux postes précédents, un couvercle d'ébonite préservera les organes internes du poste et un second couercle en bois fermera celui du poste global en faisant ainsi une boîte-coffret secon-daire, où 9 et même 12 bobines « nods d'abeilles », seront rangées suivant la fi-

Une bobine de 2 cm.,5 sur 8 cm.,5 sur 12 cm., dans le sens largeur, hauteur, longueur; si donc notre coffret a bien nos dimensions 22 cm. × 32 cm. × 16 cm., nous avons après la restriction de 1 cm.,03 pour la hauteur sur 10 cm.: 8 cm.,7; après la restriction de 2 cm. pour la longueur sur 32 cm. : 30 cm. ; après la restriction de

beaucoup de ne se servir que de casques légers dont le serre-tête est à une soule la-me, surtout lorsqu'ils font des écoutes prolongées. — Nous quittons ce poste pour en yoir un autre, mais nous l'avons aimé, car il nous permettait de faire des comparai-sons entre les divers étages HF, qui sont les plus classiques

3° Vous savez tous que certains auteurs (tel M. Joseph Roussel, secrétaire général de la Société Française d'Etude de Télégraphie et de Téléphonie Françaises, qui décrit dans le Radio-Magazine du 2 mars 1924, et repris de la Societé Française de la Societé Française de la Societé Française d'Etude de Télégraphie et de Télé vre intitulé: Mon Poste de T. S. F., un récepteur puissant à résonance), utilisent un transformateur à fer HF. pour relier une première lampe à une seconde à étage à

En voici le scéma (fig. 12); mais on peut le réaliser autrement, c'est-à-dire en met-tant la résonance avant le transformateur, ce qui nous a donné encore plus de satis-faction. On peut dire que c'est le montage rêvé pour poursuivre les ondes américaines et se faire une idée exacte et précise de la mentalité des Yankee (fig. 13). Que l'on veuille monter un poste avec la figure 12 ou la figure 13, le résultat sera le même; votre récepteur, araignée insatiable, ten-dra ses immenses toiles, qui bon gré, mal gré vous conneront tous les concerts mon-diaux ! Et vous pourrez dire tous comme

« C'est que l'amour, la tombe, et la gloire et la [vie, « L'onde qui fuit, par l'onde incessamment suivie, « Tout souffle, tout rayon, on propice ou fatal, « fait reluire et vibrer mon âme de cristal, « Mon âme aux mille voix, que le Dieu que j'adore, « Mit au centre de 'out, comme un écho sonore,

Voilà donc un poste à 3 lampes, d'où perplexité de beaucoup d'amateurs! Eh bien! que vous manque-t-il maintenant? Ah l jeu de'nfant, nous oubliions une vue exté-rieure d'un tel poste. Peu compliqué en vé-rité. On prend les mêmes données que pour le poste précédemment décrit (à combinai-sons, fig. 11). On conserve les mêmes mesu-res et à la place des inverseurs I, I' et I'', on met des fenêtres pour voir les lampes

qui seront placées derrière (fig. 14).

On mettra le transformateur parallèle, quant à sa plus grande longueur, au panneau derrière du poste. Ainsi les lampes prendront respectivement place juste de-

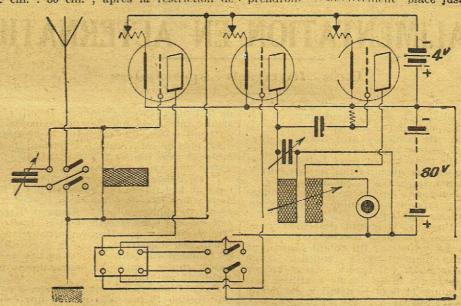


Fig. 12

2 cm. pour la largeur sur 15 cm.; 13 cm.; donc 30 cm.: 2 cm.,5: 12 bobines. Mais si l'on veut mettre son casque ou

ses écouteurs on mettra une séparation de 0 cm.,3 × 13 cm. × 8 cm.,7 après la neuvième bobine, soit à une longueur : 22 cm.,5 du panneau latéral gauche ; comme un écouteur ordinaire a un diamètre de cm. à 7 cm., il y tiendra bien deux écouteurs et ses lames. — Iici nous recommandons à

vant lesdites fenêtres. Le couvercle sera toujours notre inagasin de selfs. Or donc, si l'on veut essayer les postes : 1° à com-binaisons ; 2° à resonance ÷ transfo, seu-les les lampes changeront de nombre et de

Nous en avons fini pour les postes amplificateurs HF, et nous verrons dans un prochain numéro trois types de postes ampli-ficateurs BF. Comme ces derniers ne sont

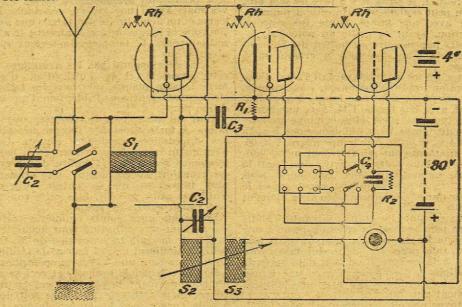


Fig. 13

Nota. — Quand l'on emploiera un transformateur B.F. pour amplifier, on interca-lera une P de 3 volts de poche entre le 4 des societé du transformateur de l'accordaire

du transfo.-C1, C2: condens. variables a vernier 1/1.000. — Co. R1, R2: 2 mégohms. — S1 S2. S3: second. couplage. réaction.

Les vrais connaisseurs n'emploient que :: ::

Galène Z & Galène CK

à grain fin

à grandes facettes

GROS - DEMI-GROS - EXPORTATION - EN VRAC

C.I.C.E.C. 13, rue Grange-Batelière, PARIS (IX') Deux Echantillons franco contre 6 fr.

Si vous voulez améliorer votre poste à galène, montez donc 2 BF

avec transfos



PIVAL, S.A., Usine de la Gibrande, à TULLE (Corrèze)

Dépôts de Vente en gros.....

PARIS..... 53, rue Orfila.
LYON..... 16, place Bellecour.
TOULOUSE... 19, rue du Rempart-St-Etienne.
MARSEILLE... 171, rue de Rome.
LILLE.... 83, rue Nationale.
BRUXELLES. 26, rue de la Croix-de-Fer.

que d'une importance moindre, seulement nécessaires pour les écoutes en HP., contentons-nous pour le moment de voir tout ce qui a trait à la radio-camping avec nos amplificateurs HF. ou détecteurs.


Indicant got to a mile

II° PARTIE

Voyons maintenant la seconde question venant après celle de la réalisation du poste que nous aurons choisi, celle de son

Tout d'abord achetons une mallette de-

la cordelette et de la lancer le plus haut possible dans un arbre — jamais il ne faudrait le faire et pour quelque raison que ce soit par dessus une ligne des P.T.T., et ce soit par dessus une ligne des P.I.I., et plus dangereusement encore dans des fils de basse ou haute tension. — On prend un autre point d'attache, puis on haubanne son collecteur (fig. 15). On aura soin de prévenir tout coincement de la cordelette d'attache dans une branche d'arbre lors de l'enlèvement de son collecteur d'ondes, après qu'on aura enlevé les deux contre-

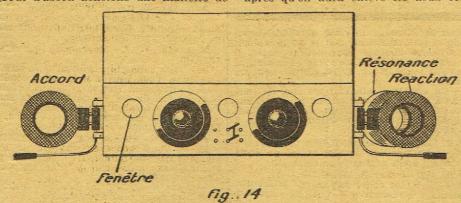

vant avoir juste la place nécessaire pour

1° Bloc récepteur HF;
2° Bloc amplificateur BF. (facultatif);
3° Antenne 25 à 30 m., fil tressé et étamé avec ses tibias en ébonite et 80 m. de cordelette solide;
4° Un maillet en bois et plusieurs tiges

Un maillet en bois et plusieurs tiges de fer pour servir à la prise de terre :


5° Deux piles (4 v. et 80 v.). Divisons-la alors avec des planchettes en l

poids, en ayant deux bouts de cordelette permettant de tirer l'antenne à terre.

Celui qui part en auto peut avoir avec lui un... ou deux mâts construits sur le modèle des bâtons de tente; mais il nous a semblé meilleur d'employer celui que nous présentons sans commentaires, vu sa force

et sa hauteur (fig. 16) de 9 mètres.

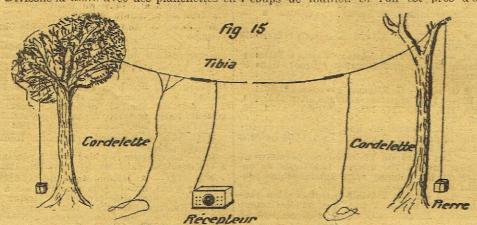La prise de terre sera faite avec deux ou trois pointes de fer ayant 50 cm. de longueur que l'on enfoncera dans le sol à coups de maîllet. Si l'on est près d'une



autant de séparations, capitormons le tout avec de la ouate et le nécessaire est prêt.


Ensuite procurons-nous un petit sac ser vant à porter un appareil photographique avec sa courroie. Mettons y de l'ouate avec trois lampes micro. La ouate ne devra pas être trop serrée, car elle n'amortirait plus les chocs et il n'y a plus qu'à le porter en bandoulière.

Quant à la question des hautes et basses tensions, quoique nullement partisan des

source, d'un puits on y plongera son bidon d'aluminium au bout d'un fil nu si possi-ble (mais à la condition, pour ne point al-térer ou contaminer l'eau d'y mettre du cuivre — s'entend pour un récipient). Si un seau se trouve près du puits, l'employer

car il offrira plus de surface.

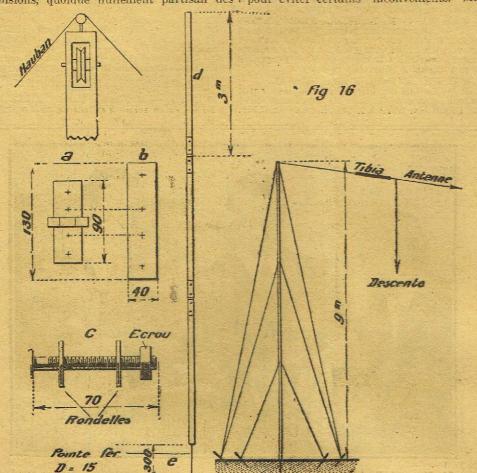Les piles gagneront à être hermétiquement fermées dans un coffret avec trois bornes « — 4 v. ÷ — 80 v. + — » et cela pour éviter certains inconvénients. Mais



piles, il nous a bien fallu adopter celles de 80 volts. Nous emportons avec nous soit une batterie d'accus « Dinin » de 20 ampères, qui se bouchent hermétiquement, ou une autre batterie dite sèche, dans lequel Ie liquide est tenu en suspension comme dans les piles.


L'antenne sera constituée d'un fil unique en cuivre à multiples brins. On préparera son antenne (fig. 15) avec son fil de descente. Le meilleur moyen pour la monter, c'est d'atatcher une pierre assez lourde à

ces bornes offrant trop à l'extérieur des risques de court-circuit seront posées sur un morceau d'ébonite vissé dans ledit coffret d'où partiront trois fils.

Du reste pour tous nos postes à lampes, on pourra adopter la prise de courant pour les deux tensions (facile à faire, sans crainte de se tromper dans les connexions) que

nous vous représentens figure 17. Nous prévenons nos amis lecteurs que s'ils veulent emporter un haut-parleur, ils feront bien dans leur intérêt de ne point

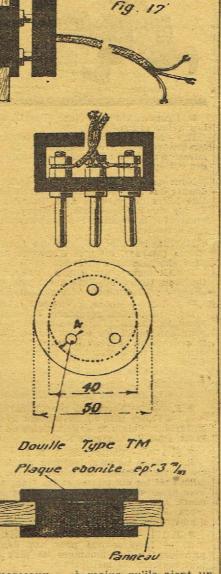se munir d'un appareil à disque de papier, car ils pourraient bien ne rapporter que



des morceaux - à moins qu'ils aient un coffret pour leur dit H. P.

Raoul REMY.

(A suivre.)

« Les Radios de la Seine » Siège social : 14, rue de la Victoire Paris (9°)

Avis aux jeunes gens des classes 1926 et plus jeunes

Les élèves désireux de faire leur service militaire comme Radiotélégraphiste dans le génie, l'aviation et la marine peuvent dès maintenant se faire inscrire au siège de la Société « Les Radios de la Seine », 14, rue de la Victoire, à Paris (9°), tous les jours, de 18 heures à 19 h. 15, sauf les jeudi, sa-medi et dimanche. Ces élèves trouveront au sein de la société tous les degrés d'enseignement suivant leurs études et capacités, en outre les cours sont professés par des ingé-nieurs radiotélégraphistes brevetés.

Comme références nous prions les sans flistes désireux de se faire inscrire à notre Ecole d'Instruction de se reporter aux nu-méros antérieurs du journal l'Antenne où ont été insérés nos succès.

Pour la province, notre cours par corres-pondance fonctionne normalement et dont il a déjà donné des résultats merveilleux.

Les intéressés qui désireraient des rensei-gnements plus complémentaires pourront s'adresser à la permanence du siège tous les jours, de 18 heures à 19 h. 15, ou d'écrire à M. le Directeur Général des Cours, 14, rue de la Victoire, à Paris (9°).

Pour le Conseil d'administration, Le Directeur général : Alfred PIALOT, Radiotélégraphiste breveté de 1^{re} classe, ancien chef de poste de l'armée.

P. S. — Nous ferons savoir par l'intermédiaire du journal l'Antenne nos résultats obtenus aux derniers examens officiels de radiotélégraphistes passés les 13 et 14 septembre 1925 , à Paris.

LIEUR MOBIL

TITRE

ANTENNE" DORÉ SUR FACE ET DOS

Relieur mobile « CLIO » sans collage, perforage, ni mécanisme Breveté S.G.D.G.



En vente aux Publicat, HENRY ETIENNE 53, rue Réaumur Prix: 10 fr. 50. Franco contre mandat, 13 fr. 50

Aucun envoi n'est fait pour l'étranger, les frais de douane dépassant le prix du relleur.

Nos appareils actuels de SUPER-REACTION sont puissants
et COMPLETEMENT SILENCIEUX grâce à des modifications
multiples.

« L'appareil le plus simple est
toujours le meilleur », les causés
de panne sont moins nombreuses;
le réglage sur un grand cadre
se réduit à deux (2) variables.

La SELECTIVITE est telle
qu'on arrive à séparer entièrement deux stations dont les longueurs d'ondes diffèrent de 2 0/0.

Le brevet 206,240 permet en
pénétrant dans le cœur même de
la SUPER-REACTION d'augmenter l'amplification dans les proportions de 1 à 50 ou de 1 à 100.

Le montage le plus puissant
au monde, celui qui par sa nouveauté vient offrir aux amateurs,
aux savants, aux chercheurs, le
plus passionnant des champs
d'expérience, est en même temps
celui qui s'adapte le mieux aux
tendances actuelles de la Radiophonie en Europe.

Près de 100 stations émettent
actuellement entre 200 et 600 m.

Nous avons indiqué les premiers la seule partie utile du
montage connu actuellement sous
le nom de « Flewelling ».

Si le montage d'ULTRA-REACTION ne présentait auucn intérét, la principale revuc de T.S.F.
ttalienne « Radiofonia », ainsi
que « la Radio per tutti » ne lui
consacrerait pas des articles de
fond.

Dans le périodique « Die Funkwelt », de Lokstedt-Hambure.

fond.

Dans le périodique « Die Funkwelt », de Lokstedt-Hamburg. 6, Osterfeldstrasse, paraîtra bientôt un article sur l'ULTRA-REACTION.

Envoi du catalogue et des références contre la somme de 3 fr. en timbres poste.

D' Tiles KONTESCHWELLER,

ingénieur-constructeur 69, rue de Wattignies, PARIS-12°

CHAQUE NUMERO

CONTIENT UNE RÉALISATION PRATIQUE à la portée de tous les amateurs accompagnée d'un

BLEU DE CONSTRUCT

GRANDEUR D'EXECUTION ******************************

La libre concurrence sera le sûr garant d'une radiophonie francaise intéressante.



Ce ne sont pas toujours les haut parleurs les plus gros qui rendent le mieux.

Exemple: le petit

PIVAL, S.A., Usine de la Gibrande, à TULLE (Corrèze)

PARIS..... 53, rue Orfila.

LYON...... 16, place Bellecour.

TOULOUSE... 19, rue du Rempart-St-Etienne.

MARSEILLE... 171, rue de Rome.

LILLE.... 83, rue Nationale.

BRUXELLES. 26, rue de la Croix-de-Fer.



LE RECHARGEUR d'ACCUS sur alternatif

Le plus simple, sûr, et mell-leur marché du monde. Recharge les 4 et 80 volts. Fonctionne-ment parfait ment parfait malgré son son 50000 80000

JEANNIN . Eugène-Jumin, Paris-19ettal. gén. sur demande.

Appareil Universel DE HAUTE PRECISION pour Mesures de T.S.F.

permettant d'obtenir les lec-tures suivantes

En volts. - Depuis 1/10 de volt jusqu'à 120 volts.

En .:illiamperes. — De-puis 5/100 de milli jusqu'à 120 millis.

En ampères. -- Jusqu'à 6 ampères.

amperes.

Il convient done pour effectuer toutes mesures d'intensité, de tension de résistances, les tensions de "hauffage de plaque, d'intensité de charge des courants de plaque, de faire des études sur une lampe, sur une galène, sur une pyrite, de déterminer d'un écouteur, etc., etc.

C'est l'appareil idéal, indispensable à tout amateur de T.S.F.

L'appareil complet : Prix 210 fr. Prospectus france

ADIO = HALI 23, rue du Rocher, PARIS

AMATEURS !!

La meilleure lampe régénérée est 66 LA RÉNOVÉE P.P."

en lampe ordinaire, micro ou émission

Aux Etablissements G. CARLIER

114, rue de la Foll)-Méricourt :: :: PARIS (11°) :: :: Métro République Téléph.: Roquette 42-06 :: R. C. Seine 140.177 POSTES COMPLETS ET PIECES DETACHEES DE T. S. F.

Rebobinage de transformateurs et d'écouteurs En occasion, postes et accessoires de marque

VOUS QUI VOULEZ DE LA BONNE MUSIQUE, adaptez à votre poste à lampes un

Modulateur MAJANCE PRIX: 20 FR.

Etablissements RADIO-RENNES 69, rue de Rennes

RADIO - BROADCAST

fabrique la meilleure qualité aux meilleurs prix

BLOG

Meilleures références - Méã. d'arg. Paris 1924 16, RUE BICHAT — PARIS (X*) Tarif N° 9 franco GROS — EXPORTATION — DETAIL



Notre Courrier

Joaquin Avenas, Plana Tovail, 65, Tarbes (Hautes-Pyrénées).

R. — Notre réponse à votre lettre du 3 septembre revient avec mention « parti sans laisser d'adresse ». Numéro que vous demandance de l'avelées et l'ave dez est épuisé.

Nous prions nos lecteurs de bien vouloir donner des adresses exactes pour le courrier. Une lettre de réponses à M. Bournet Roger, 7, rue du Pré-des-Sœurs, Bobigny, nous re-vient avec la mention : « Nom et voie inconnus à Bobigny ».

Marchand André, 86, rue des Capucins, à Reims (Marne), est prié d'envoyer un franc pour changement d'adresse.
F.-J. Rutgers « Am Ring », Ringstrasse, 37, Oerlikon (Schweiz) Suisse, est prié de nous envoyer un franc pour changement d'adresse.

? F. 167. — Eposa, à Villejuif (31.992).

R. — La tension secondaire de votre transformateur aura avantageusement 150 volts
pour compenser les chutes de tension dans
le redresseur et dans le filtre. Votre secondaire de transformateur pourre feire l'efdanre de transformateur pourra faire l'af-

Mettez en série 2 Mf.

₱ F. 168. — Bernard Roux (32.914).

R. — Le micro en question est un Western,

F. 169. — Terrier, à Die (31.940). R. — Faites pâte en mélangeant avec acide sulfurique. Voir à ce sujet articles de M. Ter-rasse, dans l' « Antenne ».

? F. 170. - Radio-Club, A. B. H.

R. — Vous ne nous indiquez pas le diamêtre de votre gabion. En général, avec 2 tours vous avez les dix mètres et les vingt mètres; avec trois ou quatre, vous arrivez au quarante. Les cent mètres sont obtenus avec 10 tours, les 200 avec 15 tours. Ceci pour un diamètre de 10 cm diamètre de 10 cm.

? F. 171. - Pierre Dumesnil, Paris

R. — Inspirez-vous pour vos débuts du principes : « Les montages les plus simples sont toujours les meilleurs ».

F. 172. — Watebled, à Ribécourt (31.948).
R. — Etant donné les circonstances locales, il est pratiquement impossible d'éliminer les parasites qui importunent. Il y a lieu de remarquer que la réception en apériodique n'est

pas indiquée pour les grandes ondes.

— Sur les ondes courtes, le condensateur d'accord doit avoir au maximum 0,25/1.000 de mfd. Si vous constatez des anomalies dans l'accrochage, changez la self de réaction et aussi essayez de modifier le nombre des tours dans la self primaire.

₹ F. 173. — Varin, à Saint-Omer.
R. — Votre réflexion est juste. Cependant, il ne faudrait pas pousser ce principe jusqu'à ses conséquences logiques les plus éloignées. Allez doucement et sachez vous arrêter à towns. à temps...

? F. 174. — Rémy Hue, à Gap.

R.— Les ondes sont polarisées quand leur vibration se produit sur un plan. Il y a analogie entre les ondes de la T.S.F. et les ondes lumineuses. Seule la fréquence change. Un article sur cette question sortirait du cadre de ce journal.

R. F. 175. — R. F. 1898.
R. — Trouverez les renseignements que vous désirez sur le Reinartz dans les numéros 108 et 109 de l' « Antenne ». La détectrice Grid Leak, qui donne de splendides résultats avec une seule lampe, a été décrite à nouveau dans le numéro 120.

2 176. - Léon Werner, à Metz-Sablon

(32010).
R. — Répondons directement.
S.A.P.S. (31.987).

R. — Pour vous donner les valeurs exactes des selfs à employer, vous auriez dû nous

donner la longueur de votre antenne. Le se-condaire et la résonance ont la même valeur. Le primaire diminue pour petites ondes, il variera entre 10 et 35 pour Radio-Paris entre 75 et 150 (Voir nº 107, self à utiliser avec un

— Un circuit éliminateur n'a rien de compliqué à construire, une self en parallèle, une capacité variable de circuit oscillant étant accordé sur la longueur d'onde du poste à absorber (N° 46 et 102).

₹ G. 852. — A. Viallet, Poissy (31.989). R. — La manière de réalmanter un écou-teur a été donnée dans le numéro 118.

2 G. 853. — Max B., Arles (31.990).
R. — Non, sur cadre ou antenne intérieure, le montage à résonance + 1 BF ne vous donnera pas de fortes réceptions. Voir neutrodynes, superhétérodynes.
2 G. 854. — Emelinckx Marcel, Bruxelles (21.997).

R.— Placez à la suite de votre réflex 2 BF à transfos (N° 115) ou à réa tion (N° 116, 121, 126). Votre chauffage était-il suffisant.

R. — Il faudrait que vous preniez pour l'accord des selfs interchangeables, La résonance est pourtant facile à régler. Pourquoi n'essayez-vous pag 2 sayez-vous pas ?

G. 856. — Roger Desmet, Saint-Omer (31.999).
R. — Vous remercions de vos intéressantes communications, et vous engageons à de nouveaux essais.

e G. 857. — Attard Maxime, Minerville (32.001).

R. — Trouverez schémas relatifs à l'alimentation sur continu (tension plaque), dans le numéro 76.

120, 122, 124, 127, 131; Q.S.T. > 13, 15, 16, 17.

— Nous supposons que vous faites erreur dans la capacité, il s'agit de 0,5/1.000 de Mfd et non 0,5 Mfd.

— Les selfs de l'hétérodyne permettront d'aller jusqu'à 700 mètres. Les fonds de panier ou les bobines sans gomme-laque peuvent être utilisées.

— Les lampes à faible consommation peuvent être utilisées. Veiller à ce qu'elles soient essayées devant vous et qu'elles ne siffient pas.

R. — Vous ne pouvez pas repérer les pôles des bornes de votre transfo, le courant étant alternativement négatif et positif. Dans le cas de chauffage sur alternatif, il vaudrait mieux que la détectrice à réaction soit alimentée par du courant de piles ou d'accus. (Voir C. 119 bis sur alternatif, N° 102).

G. 860, — M. Quivry, à Neuilly (32.005). R. — La construction des transfos très basse fréquence a été donnée dans le numéro 116. Un schéma de redresseur à lame vi-brante est détaillé dans le numéro 123.

2 G. 861. — M. Bourniche, Paris (32.006). R. — Avec certains postes, les réglages ne peuvent s'effectuer convenablement qu'avec un vernier. Nous vous conseillons les conden-sateurs variables à lames mobiles progressi-ves, à capacité résiduelle minima.

R. — Le fait de retirer tout couplage entre la self d'accord et celle de résonance dans un C. 119 bis, suffit à le transformer en C.119.

RADIO HOTEL-DE-VILLE

13, RUE DU TEMPLE, 13

Spécialités de tout PAppareillage de T.S.F. pour amateurs.

Tous les montages modernes en plèces détachées, très grand choix.

Le montage que vous nous soumettez

est correct.

C. 863. — Bertin M., Delorèze (32.012).

R. — Ces schémas ne donnent pas de fameux résultats. Nous pourrions yous mettre en relation avec les auteurs.

₹ G. 864. — J. Marguerez, Le Cateau

(32.015).

R. — Les supports variométriques sont très pratiques. Vous pouvez avoir avec condensateur de détection fixe la résistance réglable. N'avons pas essayé ce condensateur shunté. Pourquoi ne serait-il pas utilisable.

— Pour la recharge de votre accu, employez une lampé de 32 bougies.

R. — Vous trouverez schémas de BF. à transfos dans le numéro 115, que vous pourrez combiner avec celui de BF. à impédance dans N° 116, 121, 126.

— Nous avons été les premiers pris. Faisons nécessaire pour abonnement.

© G. 866. — Marcel Auclair, Désertives (32.021).

R. — Réduisez le nombre de HF. Transformez votre poste en vous inspirant du C-119 bis sur alternatif (№ 102). Les transfos BF. que vous avez ne sont pas supérieurs.

2 G. 867. — Grognot René, à Valenciennes

₹ G. 867. — Grognot Rene, à Valenciennes (32.022).
R. — La détectrice à réaction a été dans N°s 83, 85, 112, 114, 117, 119.
₹ G. 868. — D. Delpierre, Paris (32.023).
R. — Sans voir le poste, il nous est difficile de vous dépanner. Essayez la figure n° 7 (« Antenne » 89). Ces montages sont cependant délicats à mettre au point. Il faut du matériel de première qualité.
₹ C. 869. André Money. à Fère Cham.

② G. 869. — André Moreau, à Fère-Champenoise (32.024).

R. — Le numéro 5 du « Q.S.T. Français ⇒ contient détails de construction de filtres.

② G. 870.— Maurice Barbier, Paris (32.025).

R. — L'antenne semble convenable Mais

G. 870.— Maurice Barbier, Paris (32.025), R. — L'antenne semble convenable. Mais le poste a-t-il été bien construit. Pour P.P., accord 25, résonance 35, réact. 75; pour P. T.T. Anglais, acc. 35, réson. 50, réact. 75; pour R. Paris, acc. 150, réson. 200, réact. 100; pour FL., acc. 200, réson. 300, réact. 100.

₹ G. 871. — Alexandre Bouaira, Rémiez, Nice (32.026).

R. — La construction des selfs à réactance a été détaillée dans les N° 116, 121, 126. © G. 872. — A. Miaon, Marseille (32.028). R. — Vous n'avez plus grand chose à es-

R. — Vous h'avez plus grand chose à essayer. Vous êtes trop près de la station des P.T.T. Etudiez montages neutrodynes (N° 100, 107, 108). Superhétérodynes (N° 113, 114, 120, 122, 124, 128).

2 G. 873. — C. Anglade, Paris (32.031). R. — Votre combinaison n'est pas possible. Il faudrait 1 HF détention par galène + 2BF. (Voyez collection). Cependant une bonne détectrice à réaction selfs interchangeables donne de bien bons résultats (N° 112, 114, 117, 110) donne de 117, 119).

- J. Fiard, à Menton (32.032).

P. G. 874. — J. Fiard, à Menton (32.032).
R. — Il semble absolument inutile de monter vos bobines 1.200 et 1.500 tours sur fond de panier. Un bobinage massé vous donnerait de bonnes réceptions. Voir détails de construction dans « Q.S.T. Français » № 9, fil 15 à 20/10 émaillé ou sous soie.
P. G. 875. — James Romain, Paris (32.033).
R. — Les selfs S.R. doivent avoir respectivement 5 0et 75 spires. Elles ont intérêt à être interchangeables. C. aura 1/1.000 vernier paraît indispensable. Si vous désiriez de plus amples renseignements, nous pourrions vous mettre en rapport avec l'auteur.
P. G. 876. — M. Morice, Paris (32.036).

G. 876. — M. Morice, Paris (32.036).
 R. — Votre schéma aurait dû accompagner

vous pouvez transformer instantanément votre récepteur à lampes, quel qu'il soit

SUPERHÉTERODYNE

SUPERHOTODYNE Brevets français Lucien Lévy

CE BLOC UTILISE LE SYSTEME

D'ACCORD DE VOTRE RECEPIEUR (Voir articles « Courrier du Superhétérodyne » dans les numéros de l'*Antenne* 120 et 122, et la page 576 du N° 127.

Ets RADIO-L.L. 66, rue de l'Université, PARIS

Ingénieurs-Constructeurs exclusifs du bloc Superhotodyne et du Superhétérodyne

Notice franco



M. Marconi (à droite) tient dans les mains le premier poste dont il s'est servi pour l'émission



OBINAGE et REBOBINAGE

Médaille de Bronze Paris 1923 G. CRESTOU 24, r. de la Glacière

Spécialiste, 20 ans de pratique Self apériodique du nº 79 de l' « Antenne » Rebobinage d'écouteurs et de transformateurs

Votre lettre. Fourquoi ne montez-vous pas un C. 119 avéc 2 BF. à impédance, comme il a été décrit dans N°s 116, 121, 126.

© G. 877. — Maurice Lepleux, Saint-Pierre (32.037).

R. — Voir « Q.S.T. Français » n° 2. En général on shunte la self de 1.250 (circuit grille) par des capacités variant entre 0,5, 1, 2, 3, 4/1.000 Mfd, capacités fixes prises par plots. Un CV serait préférable.

— Les sifflements que vous obtenez lors de l'adjonction des BF. provient des transfos de la tension plague ou des lamnes.

de la tension plaque ou des lampes.

R. — Le montage que vous nous soumettez n'a pas de dénomination spéciale. C'est une HF. couplage par self apériodique (N°s 77, 79,

— Le montage à résonance vous donnerait certainement de meilleurs résultats.

— La manière de brancher vos écouteurs est singulière. Normalement le casque est connecté d'une part à la sortie de la réaction (plaque s'il n'y a pas de réaction) et d'autre part au (+80).

G. 879. — M. Louet, à Grenoble (32.040).
R. — Les valeurs des selfs à utiliser avec un C. 119 bis ont été données sous forme de tableau dans le numéro 107.

R. — Si vous désirez avoir des réceptions descendant assèz bas, vous ne devez pas avoir des circuits trop longs, trop enchevêtre.. Voir Nº 119, détect, ou HF, ou 112, 114, 117, 119.

G. 881. — Un citoyen de New-Haven (5 945).

L'appareil dont vous parlez trans-

formera votre poste en superhétérodyne. Pourquoi ne suivez-vous pas les articles qui sont donnés actuellement dans N°s 113, 114, 120, 122, 124, 127, 128.

R. — A cette heure il y a tellement de postes anglais qu'il nous est difficile de vous dire lequel vous avez entendu, surtout avec le peu de précision que vous donnez. Schéma exact. Ajoutez une BF.

R. — Suivez valeurs données dans le schéma, mais remarquez que la détection se fera convenablement des deux manières. G. 884. — Huay Deudon, Asnières

(32.050).

R. — Votre procédé serait excellent avec du courant continu, mais avec de l'alternatif il faut redresser le courant avant de l'appli-quer à la plaque, ce qui n'est pas le cas pour

le filament. € G. 885. — A. Wolf, à Neuilly (32.054). R. — En principe on ne doit pas mettre plus de 4/1.000 aux bornes d'une self. Il vaut mieux beaucoup de self et peu de capacité,

que le contraire.

— Ne mettez pas de CV au primaire ni à la réaction. Adoptez la tension plaque de 80

— Faites suivre vos BF. à impédance (N°s 116, 121, 126.

— Mettez les rhéostats sur le (—4), le —4 doit être à la terre.

₹ G. 886. — Claude Côte, Sainte-Foy-les-Lyon (32.059).

R. — Le condensateur est bien placé, il peut être de mauvaise qualité. Vérifiez si le courant n'y passe pas. Voir redresseur-vibreur N° 123.

@ G. 887. — Paul Marmonier, Lyon

(32.058).

2. — Vous obtiendriez certainement de meilleurs résultats avec un montage superhétérodyne. Vous adressons contre remboursement le numéro traitant cette question



La SEULE MAROUE que vous devez exiger

RADIOPHONIE LA MODERNE G. PATARD, constructeur, 189, avenue Gambetta - PARIS (XX°)

₹ G. 883. — Bachelet René, à Oullens

(32.057).

R. — Voir valeurs à donner aux selfs d'une détectrice à réaction dans Nos 114 et 126.

& G. 889. - J. Dussaigne, Saint-Mandé

(32.061).

R.— Il vous faudra une antenne d'au moins 50 mètres. I montage à résonance détection par lampe + 2 BF vous donnera de bons résultats (Voir neutrodynes 100, 107, 108).

2 G. 890. - G. Celerie, Toulouse (32.066). R. — Votre transfo HF couvrant 1.400, 1.900 comportera au primaire 100 spires et 200 au secondaire, le CV 0.5 branché aux bornes du recondaire.

2 G. 891. - Charles Vosoux, Liége (32.068). Le schéma est exact dans l'ensemble, été étudié également dans les numéros 9, 70.

— Cependant l'accord sera composé comme un C-119 d'une self et d'une capacité, celle-ci pouvant être en parallèle sur la self ou en série dans l'antenne, la résistance grille de la deuxième lampe sera réunie au (— 4).

R. — Il est à supposer que la ligne haute tension soit cause de tous les parasites qui gènent votre audition. Faites essai de l'antenne XT nº 648 200

R. — La détectrice à réaction vous donnera les résultats attendus. Augmentez la puissance avec une ou deux BF 112, 114, 117, 119,

— L'antenne intérieure pourrait être faite en vous inspirant de l'article du nº 97 « An-tennes en cage ». Faites essai de la conduite d'eau, gaz ou secteur.

2G. 894. — M. Sabia, à Colombes. (32.073)

R. — Les résultats que vous obtenez sont déjà intéressants, mais si vous avez des selfs interchangeables, vous devriez avoir l'Italie, l'Espagne, etc. Adoptez montages neutrodynes 100, 107, 108.

≥G. 895. — T.E.V. Bordeaux (32.074) bis R. — Le schéma est très exact, c'est celui d'un HF à transfo accordé — 1 détectrice à réaction. Il vous procurera de bonnes auditions, si cependant vous utilisez de bonnes valeurs de self.

2 G. 896. - Louis Pélissier, Mâcon (32.075)

bis. R. — La faiblesse de réception sur grandes ondes est due à ce que vous mettez à l'accord des valeurs de self trop faibles. Voir numéros 114, 117, 119, 126.

2 P. 410. — Mauroni, Saint-Didier (31.739) Ce schéma est convenable. 2º Préférez les lampes ordinaires

P. 411. — R. Euzéby (31.743). R. — Le condensateur qui sépare le poste du secteur doit être obligatoirement au mica: pour du micro de 4/1.000, la surface d'une armature doit être de 30 cm. environ.

P. 412. - Baufi, Genève (31.744)

R. — 1° Votre dispositif est utilisable, mais sans schunt, puisque le transformateur ne débitant que lorsque les accus se chargent, le compteur n'indique toujours que la consommation réelle.

2° Non, 6 volts redressés suffisent pour charger un accu de 4 volts.



L'exposition de T.S.F. à l'Albert-Hall



L'attachement croissant de la clientèle à notre marque depuis 1915 consacre la HAUTE QUALITE que, comme par le passé, nous maintiendrons AVANT TOUT à notre fabrication.

TABLISSEMENTS PARIS (XV) fabricant PHYSICO MEGANIQUES

56, rue Bargue

 $3^{\rm o}$ Voyez les articles parus dans l'« Antenne » n°s 116 et 117. Ne dépassez pas 3 amp. par m/m.2. Augmentez légèrement le nombre de tours au secondaire pour parer à

la chute de tension. 4º Votre antenne convient - idem - pour vos accus plaque...

P. 413. — Trichet, Saint-Bonnet (31.747).
R. — 1 Voyez la série d'articles parus dans
Antenne » sur ce sujet.
La zincite est du sulfate de zinc. On peut

la fabriquer artificiellement, mais nous ne vous garantissons pas les résultats au point de vue T.S.F.

Enfin un poste pour les amateurs

Les Etablissements André Vildieu, 6, boulevard d'Ormesson, à Enghien qui exposent au Concours Lépine des postes de présentations nouvelles, procédent actuellement à la construction d'un Reinartz spécial à deux lampes permettant la réception des ondes de 10 à 600 mètres.

Les premiers essais ont donné les résultats suivants:

Les amateurs néo-zélandais portée : 2.300 kilomètres.

Les amateurs australiens, argentins, etc. Certains américains ont été reçu au cas-

que sans antenne, ni terre. Les amateurs que ce poste intéresseraient

sont priés de communiquer à M. Vildieu leurs demandes et leurs suggestions.

Un montage pour émission, phonie et gra-phie pour ondes à 20, à 200 mètres et plus, est actuellement en cours de fabrication. Le prix en sera réduit et le rendement par-

Des lampes Micro sont fournies avec le poste et essayées avant envoi pour garan-tir l'accrochage sur 10 mètres.

EXAMEN D'APTITUDE A L'EMPLOI DE RADIOTELEGRAPHISTE DE BORD

Une session d'examen aura lieu les 6 et 7 octobre 1925, à Marseille.

Les candidats se réuniront à l'Ecole de Navigation Maritime, 13, rue des Convalescents, à Marseille.

Ils devront être munis de papier, porteplume et encre.

L'examen commencera à 8 h. 30. Les dossiers des candidats complets et réguliers, constitués conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 novembre 1923, vront parvenir avant le 27 septembre 1925, au service de la Télégraphie sans Fil, 5, rue Froidevaux, Paris (14°). Passé ce délai, les déclarations de candidatures ne seront plus acceptées.

Les candidats qui se sont présentés aux examens antérieurs et dont les dossiers sont en instance au Service de la Télégraphie sans Fil, transmettront simplement leurs demandes sur papier timbré à 2 fr. 40, en rappelant que les autres pièces ont été adressées antérieurement et en indiquent à nouveau la classe du certificat à laquelle ils prétendent. Si les candidats sont déjà titulaires d'un

certificat de radiotélégraphiste de bord (2° classe A, 2° classe B écouteur), mention de vra en être faite également sur la demande.

Le Montage de Demain en T.S.F.

C'EST LE

On a pu disserter et discuter des avantages et des inconvénients de la super-réaction et de la super-hétérodyne, qui, l'une et l'autre, avaient leurs détracteurs et leurs partisans, mais qui, jusqu'ici, donnaient aux amateurs des acrobaties de réglage le maximum de sélectivité et de syntonie.

Voici qui va mettre tout le monde d'accord : teus les montages de demain se feront en lampe neutrodyne, qui, à une sélectivité et une syntonie supérieure à celles des montages en super-réaction et superhétérodyne déjà désuets, ajoute l'avantage très appréciable d'une manipulation à la portée de tous.

La cause est désormais jugée : la SNAP - toujours en avance de quelques mois adopte le montage neutrodyne. C'est la meilleure preuve que c'est le meilleur.

Les résultats, d'ailleurs, sont concluants 3 avec super-amplification par push-pull sans sur-voltage - encore une nouveauté ! modèle 1926 du RADIO-SNAP à grande puissance donne une EXCELLENTE AUDI-TION EN TRES PUISSANT HAUT-PAR-LEUR, SANS ANTENNE NI ACCUS.

Avec antenne de 20 mètres, audition à Paris des CONCERTS ANGLAIS A 500 ME-TRES DU HAUT-PARLEUR.

Inutile d'ajouter que ce nouvel et merveilleux appareil, comme tous les modèles des RADIO-SNAP, est payable en 12 mois au même prix qu'au comptant.

(Rappelons simplement pour mémoire qu'il existe un modèle du RADIO-SNAP justifiant d'auditions à 1.500 kilomètres, rigoureusement garanti, en ordre complet de marche, à 225 fr., payable 15 fr. par mois.)

Mais, comment s'appelle donc le RADIO-SNAP modèle 1926, type... ? C'est ce que vous saurez - en même temps que vous aurez une description complète des autres modèles - en écrivant à SNAP, 13, avenue d'Italie, Paris (joindre timbre pour réponse) de la part de l' « Antenne ».



Le monotampe LECOO

Seul constructeur 23. rue Cristallerie. Pantin

concerts français et étran-gers, garantis sur gaz, sec-teur antenne, etc. Médaille d'Or 1924

Bte et déposé

Trams 21 et 29A

Etablissements ALBERT GINOUVES

INGENIEUR-CONSTRUCTEUR

Usine et Bureaux: Magasins de vente et d'exposition: 1, rue Pasteur, JUVISY (Seine-et-Oise) 24, bd des Filles-lu-Calvaire, PARIS-11. Adresser la correspondance à l'Usine : 1, RUE PASTEUR, JUVISY (Seine-et-Oise)
Registre de commerce : CORBEIL Nº 5768

DEPOSEE



de T.S.F.

Poste 517 à 1, 2, 3 et 4 lampes



Specialité
de condensateurs
variables
à subdiviseurs

Fournisseur de l'Etat, de l'Etablissement Radio-Télègraphique Militaire Français, des Compagnies de Chemins de Fer, du Conservatoire National des Arts et Métiers, du Laboratoire eCntral d'Electricité, de l'Ecole Supérieure d'Electricité,

VENTE A LONG TERME PAR MENSUALITES

Dans le but de permettre la diffusion de la Radiophonie en France, je vends en 12 mensualités tous mes Appareils Récepteurs complets en ordre de marche.

Renseignements sur demande,

Catalogue complet franco, joindre 1 fr. pour envoi remboursé sur première commande

DESCRIPTION OF

Pauvre T.M!

Dans le précédent article, nous avons re-laté quelles étaient les imperfections et les mauvais côtés des appareils utilisés dans les régiments ; les appareils récepteurs puis, nous en étions aux émetteurs et en particu-lier à l'E10.

Le premier reproche donc est à l'alimentation, alimentation qui n'a rien de prati-que et de convenable.

Je critiquerai ensuite volontiers le montage, aucun amateur ne voudrait un émetteur ainsi monté. Les bobinages tous effectues à spire jointive et gomme laqué avec au moins une dizaine de couches! Comment obtenir avec cela une porte convenable lorsqu'on dissipe en pertes une très grosse partie de l'énergie mise en jeu!

Enfin, une autre critique à ces émetteurs est d'utiliser des longueurs d'onde de 500 à 1.000 mètres (ce sont les longueurs limites du contrôleur d'onde de l'appareil. Pour les faibles puissances, il serait beaucoup mieux d'utiliser une onde de 100 mètres seulement. Le radio d'amateur a montré ce que l'on pouvait faire de ces petites ondes et des pos-tes à faible puissance. Avec un E10, on-ne peut guère dépasser une portée de 100 kilo-mètres (et encore dans les conditions les plus favorables possibles) la puissance employée étant de 10 à 15 watts et l'émission est entretenue pure. Aucun amateur ne se contenterait de tels résultats!...

Pour terminer la question appareillage, j'ajouterai quelques mots sur l'E10 bis. Cet appareil est à peu de chose près le même que l'E10. L'étalonnage du secondaire, fait pour faciliter les réglages d'accord récepteur, va de 372 à 700 mètres et l'ondemètre de 500 à 1,000. Avec un peu de bonne vo-lonté, on aurait pu au moins faire correspondre ces deux séries de longueurs d'onde d'artissien et réception de d'émission et réception !

Je ne parlerai pas de l'E13 que l'on ne rencontre que très rarement et qui n'est pas en sèrvice dans les régiments. Cet émetteur est un peu plus puissant que le précédent puisqu'il peut mettre huit lampes de réception en parallèle pour l'émission et il émet sur une longueur d'onde plus grande ce qui ajoute aux gêneurs de 5XX et Radio-Paris et permet d'entendre comme je le fis à Orléans un sancte deux montes de la constant de la constant deux montes de la constant deux montes deux montes de la constant de la constant deux montes de la constant de la constant deux montes de la constant de la léans un sapeur annoncer entre deux mor-ceaux qu'il irait le soir voir Marcelle !...

Voilà où en est en France l'appareillage de T.S.F. ! Cela dispense de commentaires,

aussi nous n'insistons pas sur ce sujet et nous passons au gaspillage !...

Le gaspillage a toujours été proverbial à l'armée. Ici il l'est plus que partout ail-

Au centre de B..., on dépense plus de 100 francs par mois pour la recharge des accumulateurs. On entretient sans cesse 12 bat-teries de 6 volts 100 ampères-heures et 4 batteries de 40 volts, 3 ampères-heure. Pourquoi cela, alors que seul un poste à galène est en service ? On s'en sert l'été pendant les manœuvres, durant deux mois et 2 heures par semaine un poste E10 fonctionne. C'est beaucoup plus qu'il n'en faut. Deux batteries de chaque espèce suffiraient amplement ; aussi le résultat est que les accumulateurs se sulfatent et sont rapidement hors d'état, car on ne les utilise pas et pourtant on dépense beaucoup pour leur en-tretien. Pourquoi ne pas les laisser au repos ? Ce fait que j'ai pu apprécier à B... se renouvelle dans tous les régiments. Aussi combien est exagérée cette dépense nuisi-

Un autre gaspillage a lieu pour les lampes à B...; il faut 24 lampes pour six mois, et en six mois, il s'est fait 300 heures d'écoute au maximum. Une lampe pour 10heures, c'est un record que peu d'amateurs réalisent!

Que faire contre cela ? Le mal est facile à trouver. Les soldats, ne payant pas les dépenses, s'en moquent. Aussi faut-il quelqu'un de responsable et ce responsable de-vrait être l'officier chargé des transmissions tout simplement.

Celui-ci est malheureusement incapable la plupart du temps. On s'imagine trop volontiers qu'il suffit d'être lieutenant ou capi-taine pour être bon en T.S.F.! Dans la pratique, il n'en est pas ainsi. Les officiers, chargés de ce matériel, devraient être tout d'abord responsables et ensuite avoir suivi un cours spécial et être aptes à ces fonc-tions. Je sais bien qu'ils suivent un cours. Mais, ils le font désintéressés et à la fin n'en savent pas plus m'au début Pourquei n'en savent pas plus qu'au début. Pourquoi pas un concours sérieux à la fin ?

Je ne parle pas encore du gaspillage dans les postes dits « postes Clémenceau » ou ré-seau de surveillance. Il paraît que c'est se-cret! (on m'en a refusé l'entrée pour cela). Cependant quoi de plus facile que de savoir le matériel employé. Or, la réception : ga-lène et trois ter détection des entretenues par l'hétérodyne que l'on entend très bien lorsqu'on est voisin, l'accord réalisé par la boîte Ferrié à l'émission, le bruit caractéris tique de la Ragono indique un E13. Et voilà un sapeur maître de ce poste. Il est seul, s'amuse, et voilà un induit de moteur grillé pour une bêtise, accus démolis et autre inconvénient d'un négligent qui ne pense qu'à sa libération et à se distraire. Pourquoi n'y aurait-il pas une surveillance de près et un responsable?

Maintenant pour terminer, je demanderai pourquoi à Bourges (cela est même très sug-gestif pour le visiteur), on a mis un macé casanova dans l'endroit le plus mal placé qu'il y est ; on l'enterre dans une cuvette au bas de la place Séraucourt. Pourquoi ne pas le mettre aux autres casernes placées tout près et sur la hauteur ? Sans doute parce que le mieux est l'ennemi du bien ? Cela ne fait rien !... On a une haute opinion de la T.M. ! Il y aurait bien des choses à


Gaston LACROIX.

Construction d'une batterie de piles pour l'alimentation des lampes de T.S.F. ordinaires et micros

Notes complémentaires et emploi d'un tableau de charge.

de répondre d'une façon plus complète aux amateurs que cette question intéresse, et par là même compléter mon premier article sur cette batterie, j'ai prié notre très dévouée « Antenne » de me faire une petite place dans ses colonnes.

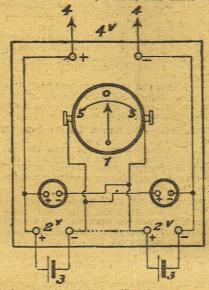Le modèle de pile décrit a une force électromotrice de 0,85 volt, son débit varie



Ampéremètre à 0 au milieu de la graduation, indiquant l'intensité du courant de charge ou de décharge, il est branché entre les 2 accus.
 Prise de courant de modèle ordinaire.

3. Accus.
4. Connexions d'utilisation.
5. Fiche à broches reliée à la batterie de piles et se plaçant alternativement sur l'une et sur l'autre des prises de courant.
Nota. — On peut ajouter un voltmètre pour mesurer la tension de la batterie de piles.

avec le volume de l'élément et la surface

des électrodes.

Exemple: pour un vase Leclanché grand modèle, contenance 2 litres environ et électrodes très développées, le débit est d'envi-

ron 0,5 ampère.

La forme donnée aux électrodes a pour but de couvrir une plus ou moins grande surface. Le nombre d'éléments varie avec l'usage auquel on les destine. Pour alimen-ter les lampes Philips 1,1 volt, il faut deux éléments, et un rhéostat 30 ohms, 4 élé-ments pour lampes micros 3,5 volts et 6 éléments pour la recharge des batteries accus 4 volts. Ceux-ci ne sont nécessaires que lorsque l'on emploie des lampes ordinaires, sans cela la pile est suffisante, son débit étant des plus réguliers et sa tension d'une constance remarquable. Les bruits de friture ne sont pas à craindre si l'on a soin de hien souder toutes les connexions. Le d'eau, correspondant à 12 degrés Beaumé

Une fois les électrodes mises en place, verser la solution de sulfate de zinc précé-demment préparée jusqu'au trois-quart des vases; jeter un peu de sulfate de cuivre au fond et immerger les zincs de 2 cm. maximum dans le liquide; ensuite, brancher la batterie sur une résistance quelconque, une lampe de poche par exemple pendant une demi-heure environ.

Avoir soin de ne jamais relever les zincs, car dès que la partie immergée revient au contact de l'air il se forme une épaisse couche d'une substance noirâtre très adhérente qui rend la pile excessivement résis-

Inutile d'amalgamer les zincs, mais seu-

lement les prendre le plus pur possible. Relier l'électrode de cuivre à celle de zinc par du fil très souple pour permettre une manœuvre facile des zincs et souder toutes

les connexions au moyen de soudures. Pour fournir 1 ampère-heure, un élément consomme 4 grammes de sulfate de cuivre

et 1 gr. 5 de zinc.

Pour les amateurs désirant connaître exactement le modèle répondant le mieux à leur besoin, prière d'envoyer lettre avec réponse aux questions suivantes: nombre de lampes, ordinaires ou micros, voltage, nombre d'heures d'écoute par jour, utilisation accus, quelle capacité, nombre d'éléments.

Construction du tableau de charge.

Pour relier en même temps la batterie de piles composée de 3 à 4 éléments aux deux accus, et ceux-ci à l'usage qu'on leur destine, on se servira avantageusement du tableau de charge représenté par le schéma ci-dessous.

Mode d'emploi. - Charger un des accus pendant le jour et l'autre pendant la nuit, en plaçant alternativement à gauche et à droite la fiche à 2 broches reliée à la bat-terie de piles, ou au moyen d'un inverseur. La charge sera continuée sans interruption, même pendant les heures d'écoute, ce qui contribuera d'ailleurs à maintenir un peu plus élevée la tension normale utilisable.

L'ampèremètre est très utile, il sera gra-dué si possible en 1/10 d'amp. avec 0 au milieu de la graduation et indication du sens de charge et de décharge. On peut à la rigueur s'en passer au début en reliant les deux par la connexion figurée en poin-tillés.

Tu Quoque Filii

Un très sage règlement, presque toujours adopté aux expositions de T.S.F., interdit l'usage du haut-parleur. Lorsque cet usage est toléré, une bruyante compétition se produit fatalement : la maison X. ne saurait en effet supporter que le haut-parleur qui se trouve à son stand fasse moins de bruit que le haut-parleur du stand de la maison ! Il est inutile d'insister sur la cacophonie qui en résulte. S'il n'y avait encore qu'une reproduction des émissions, il n'y aurait que demi-mal. Malheureusement nul n'ignore qu'un haut-parleur auquel on demande plus qu'il ne peut donner déforme automatiquement les oscillations qu'il re-çoit et que notre sympathique Radiolo a poussé bien souvent dans ces circonstances des hurlements qui le feraient mourir de honte et de desespoir si un dédoublement de sa personnalité lui permettait un jour

Au dernier concours Lépine, il nous a été donné d'assister à l'instructive scène suivante. Un orchestre situé à quelques mètres de la section de T.S.F. était relayé par les P.T.T.; les exposants pouvaient de la sorte essayer devant les visiteurs les montages qu'ils présentaient. Malheureusement quelques imprudents branchaient dans le cir-cuit de leur dernière plaque un haut-par-leur de bonne taille et... en ayant la musi-que. Le résultat était désastreux. En se placant convenablement, on pouvait en effet entendre de l'oreille droite les sons venus directement de l'orchestre et de l'oreille dosage de sulfate de zinc en remplacement gauche ceux émanant du haut-parleur. Sur des rognures de zinc est de 30 gr. par litre notre honneur nous affirmons que l'on





avait peine à se rendre compte de l'identité des deux « bruits ». Un monsieur et une dame s'étaient arrêtés, ébahis, devant un des « manches à air » d'où sortaient des sons insensés. Après s'être renseignés auprès de l'exposant sur le mécanisme qui présidait à la production de ces sons, le monsieur proposa : « Si nous allions écou-ter l'orchestre ? ». Nous ne croyons pas que l'exposant en question s'apercut de l'ironie charmante de cette phrase, car il ne débrancha pas son haut-parleur...

De grâce, messieurs les constructeurs, ayez pitié de la radio dont il nest pas im-possible que vous reconnaissiez l'intérêt... pratiquement. On assaille en France cette pauvre radio à coups de monopole, d'im-pôts, de tracasseries de toutes sortes, n'al-lez pas l'achever, cette radio nourricière,

à coups de haut-parleurs.

En faisant entendre un haut-parleur dans toute l'horreur de sa fonction, vous ne vous attirerez pas un client de plus. Bien mieux, vous fournissez de la copie aux chroni-queurs malveillants de la grande presse. Ceux qui aux expositions défilent devant votre stand se partagent en deux classes: les convertis et les profanes. Les premiers passeront devant vous en haussant les épau-les et en songeant avec orgueil au délicieux solo de violoncelle que leur haut-parleur bien réglé leur a distillé l'autre soir. Les autres, ceux qu'il faudrait convaîncre et amener à la radio, s'enfuient épouvantés « écouter l'orchestre ». La T.S.F. ne sera ignais pour eux que du mayais phonojamais pour eux que du mauvais phono-

Sans vouloir engager les constructeurs à suivre le conseil d'un humoriste de nos amis : « Le tort des constructeurs est d'essayer le poste devant le client avant de le lui vendre », nous les supplions, dans l'intérêt de la radio et dans le leur par conséquent, de ne pas perdre de vue qu'un hautparleur ne doit pas faire un bruit quelconque, il doit rend. au contraire un son har-monieux aussi identique que possible au son primitif. Qu'importe que cette pureté soit acquise aux dépens de la puissance ! Les amateurs comprendront qu'un haut-parleur destiné à fonctionner dans une pièce ne saurait être jugé dans un grand pièce ne saurant ent plant hall, au-milieu de la foule.


Paul BERCHE.

LE C 119 FILTREUR

Né d'une union libre entre le C-119 et un filtre, le montage que je me permets de soumettre à l'appréciation des lecteurs de l'Antenne, m'a donné en outre des résultats très intéressants au point de vue sélectivité un surplus d'intensité de réception quand on arrive au réglage exact des circuits qui le composent

Une simple bobine montée sur un support permettant un couplage variable disposé du côté opposé à la réaction. Cette bobine sera fermée sur un condensateur va-riable à vernier d'une capacité de 0,5-1.000

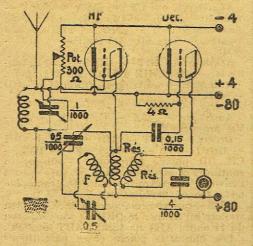On commence par accorder sur la longueur d'onde cherchée les circuits d'antenne et de résonance, puis le circuit bouchon dont la self est maintenant à couplage très lâche. Une fois l'audition obtenue avec une position donnée de la réaction, on couple plus ou moins serré la self bouchon et l'on



rectifie l'accord en manœuvrant légèrement le condensateur de cette self. Le couplage de la réaction est à son tour modifié en vue de l'obtention du maximum d'intensité sans préjudice pour la netteté.

Disposé de cette façon le filtre, à part son rôle habituel, s'adjoint aussi celui d'une ré-action par ricochet qui augmente sensible-ment l'intensité de la réception.

Sur antenne intérieure de six fils de 4 mil-limètres avec 1 HF à résonance, et une dé-tectrice montage C-119 séparation nette des P.T.T. et P.P. des postes anglais, de même que Radiola de Daventry-Chelmsford.

Le condensateur du filtre pourra à volonté être monté à demeure sur le poste ou

placé en dehors de celui-ci. La liaison des lames mobiles de ce condensateur à la terre diminue l'influence nocive de l'approche de la main Les hobines interchangeables du filtre seroni choisies selon la longueur d'onde qu'on désire recevoir, mais préféra-blement supérieurs à celles du circuit de résonance

Le circuit d'accord qui attaque la grim de la haute fréquence sera de préférence relié au curseur d'un potentiomètre de 300 ohms mis en dérivation sur la batterie de chauffage, la seule manœuvre du curseur chauffage, la seule mandalle de donnera bien souvent la netteté voulue.

PIGUZZI.

La radiophonie en Haute-Sayoie Qualité d'une bonne lampe de T.S.F.

A part quelques centres de la Haute-Savoie favorisés surtout par d'heureuses initiatives de quelques amateurs avertis, à part aussi quelques autres amateurs isolés, loin des villes, la radiophonie en Haute-Savoie est encore à son état naissant. A la campagne, à la montage où son utilité se fait mieux sentir, loin de tout bruit, loin des parasites industriels et des grands postes des villes dont l'émission couvre souvent celle des postes éloignés, dans des conditions de sélectivité remarquables qui font mieux apprécier les bienfaits de la Radio, parler de radiophonie, c'est prêcher au désert. Beaucoup de personnes vous enten-dront pour vous faire plaisir et neuf sur dix se moqueront de vous quand vous n'y serez plus. A quoi cet état de choses tientil ? Je me bornerai à vous énumérer les causes principales. Toutes se résument aux appréciations du paysan qui sont les sui-

« Un appareil de T.S.F., ceei est bon pour attirer la foudre, ça coûte cher et ça se gâte facilement. Et puis il faudrait savoir encore le « manipuler »

On peut lire dans ces mots que le désir de posséder un appareil ne manque pas chez le paysan. Mais pourquoi hésite-t-il en-core ? Pourquoi est-il toujours le dernier à ouvrir ses portes au progrès ? Il est méfiant. Il est méfiant pas contre le progrès lui-même mais contre les spéculateurs inconscients qui l'ont souvent trompé. Il y a tout de même des appareils aux campagnes, voire aux montagnes, mais beaucoup n'ont marché qu'une ou deux fois. Ils vous disent qu'ils sont gâtés. Ceci n'est pas toujours l vrai. J'ai vu des personnes qui changeaient régulièrement leurs accus, mais qui n'avaient que des médiocres auditions causées surtout par des mauvais contacts. Ceci n'étant pas clair pour le profane, il disait à son voisin que son appareil était gâté et il enlevait à lui aussi toute velléité d'en posséder un. Ce qui a beaucoup contribué à éveiller la méfiance du paysan, ce sont les insuccès de quelques bricoleurs impatients lesquels après quelques essais infructueux ont vite fait de jeter leur appareil dans un coin en employant plus d'ardeur pour annoncer cet exploit qu'ils n'en avaient pas mise pour en entreprendre la construction. La perspective d'une taxe importante sur

les appareils de T.S.F fait reculer bon nombre de personnes qui voudraient tout avoir sans rien dépenser à l'avenir

Une autre cause est l'ignorance de quelques notions d'électricité indispensables à un amateur de T.S.F. Ceci est une des princi-pales choses et j'ai vu des appareils condamnés au silence parce que leurs possesseurs n'ayant trouvé personne de compétent, il les ont confiés à des soi-disant monteurs qui leur ont 't depenser plus que l'appareil ne coûtait sans le réparer naturellement.

Pou, éviter toute deception su, l'achat d'un appareil, que le paysar 'adresse à une maison sérieuse lui offrant toute s. rantie sur son fonctionnement. Qu'il en sollicite le montage chez lui et. si possible, l'entretien. Dans ces conditions, je crois que le paysan crouvera le véritable agrément pour lui et sa famille, et cette merveilleuse boite lui servira de pont avec la Ville-Lumière, avec le restant du monde, avec la civilisation. Et l'hiver, au milieu des froides sollitudes, le soir, exténué plu-tôt par l'ennui que par le travail, pourra savourer, pour pas trop cher, les délices de la ville: les concerts, les nouvelles, les leçons de tant de choses, entouré de sa famille reconnaissante

De son côté, le revendeur doit, dans son intérêt, mais plus encore dans l'intérêt de la radiophonie — ce qui revient au même céder à la campagne des appareils robustes, très faciles à manier; les vendre montés et si possible en entreprendre l'entretien. Faire des concessions et accorder comme garantie des délais pour le paiement. En plus, assurer l'acquéreur contre le préjugé de la foudre, en lui faisant comprendre qu'une antenne reliée à une bonne terre constitue le plus simple et le meilleur des parafoudre

A mon avis, les qualites propres d'un ap-

pareil de campagne sont:

Montage en apériodique pour HF; basse frequence à résistances pour éviter les dégâts provenant des ruptures dans les transconnexions soudées sans exception; bloc de piles de meilteure marque; alimen-tation filament par piles sèches à grande capacité pour lampes radio-micro; rhéostats fixes intérieurs pour ces lampes; bobines fixes intérieures; aux commandes aux plots par axe, souder un fil souple pour assurer le contact, ainsi qu'aux arti culations; le borner à la manœuvre d'un seul condensateur variable; connexions extérieures : branchement par fiches numé-

Une savante publiche et quelques exem-ples feront mieux que les luxueux étala-ges aux vitrines de tant d'objets de curiosité pour le profane qui admire, mais qui oserait pas y toucher.

Jean ANASTASIO, Corresp. de l'Antenne en Haute-Savoie.

************************* Il faut lire aussi le O. S. T. Français.

Certains sans-filistes sont étonnés qu'un poste qui fonctionne parfois très bien, ne fonctionne plus de la même façon aussitôt que l'on a changé les lampes. Il ne faut pas s'en étonner car la qualité des lampes n'est pas toujours la même, et souvent des lampes de même marque ne donnent pas les mêmes résultats.

Ces inconvénients ne se produisent pas avec la lampe régénérée M.S., car contrairement au moyens de procéder des autres constructeurs, toutes les lampes de cette maison sont essayées sur un poste de réception et sur les petites longueurs d'ondes. Celles qui ne donnent pas satisfaction sont impitoyablement rejetées, les seules lampes bonnes sont remises aux clients.

La grosse nouveauté que la lampe M.S. annonce aux abonnés et lecteurs de l' « Antenne », c'est la livraison pour 26 fr. 50 d'une lampe à faible consommation régénérée, sans envoi d'autre lampe en échange, et une baisse de prix de un franc sur ses lampes régénérées

Il est certain que les lecteurs de l' «Antenne » qui ont employé les lampes de cette marque n'hésiteront pas à essayer cette lampe régénérée dont la qualité est égale et même supérieure aux lampes neuves

La lampe M.S., 9, boulevard Rochechouart, à Paris, se met à la disposition de tous ceux qui voudraient écouter cette lampe sur son nouveau Biondulaire C. 2 à lampes in-térieures, le plus petit, le plus coquet et le plus puissant des appareils récepteurs existant actuellement sur le marché.

UNE TECHNIQUE INDISCUTABLE



54, r. Saint-Maur, PARIS - Dem. Catal. F.

Avant de monter un poste compliqué voyez si la détectrice à réaction ne vous donnera pas les résultats que vous désirez.

NE MANQUEZ PAS D'ALLER VOIR AU CONCOURS LEPINE

L'INDISPENSABLE

Breveté S.G.D.G - Marque déposée C'est la plus intéressante nouveauté! A. BANCOURT, construct, 35, rue Guynemer COMPIEGNE (Oise)



SPECIALITE DE GALENES 5 gr. 3 f. 90; 10 gr. 6 f, 50, en tubes En vente partout, Gros. Détail G. RAPPENEAU 79, rue Daguerre. - PARIS


· sorrange and a servance and a serv

S'abonner à un journal c'est contracter une assurance contre les hausses possibles tout en réalisant une économie.

Si vous ne vouiez pas de postes de T.S.F. N'écourez pas les postes "MERCURE" **Vous seriez conquis**

	POSTE à 1 LAMPE, nu avec selfs	150 francs 280 francs
	POSTE A 2 LAMPES, nu avec selfs	195 francs 432 francs
	POSTE A 3 LAMPES, nu avec selfs	250 francs 525 francs
	C-119 BIS 350×200×200, nu avec selfs	305 francs 615 francs
	C-119 BIS 450×200×240, au avec selfs	335 francs 645 francs
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	POSTE 4 lampes à résonance, réception garantie de Daventry pen- dant l'émission de Radio-Paris, nu avec selfs	

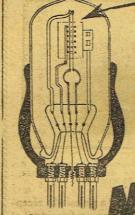Etablissement « MERCURE » 23, rue de Pétrograd, 23 Métro : Clichy, Europe, Saint-Lazare — Nord-Sud : Clichy, Saint-Lazare



Vous la rénovez vous même en quelques secondes

Quand un filament est usé ou rompu, la lampe Microlux n'a vécu que la moitié de sa vie. Il suffit alors de connecter le second filament pour qu'elle fonctionne à nouveau avec la même puissance. Son culot spécial protège l'ampoule, supprime les pertes et les effets Lansen. Dure comme le cristal : detectrice, amplificatrice, elle ne consomme que 0.06 ampère sous une tension d'environ 3 volts. Double durée,

Double puissance, Double rendement.

MICROLUX Etablissements A BERTRAND, 1, Rue de Metz, PARIS



Ne croyez pas qu'un autre casque puisse être aussi bon

qu'un prenez un

PIVAL, S.A., Usine de la Gibrande, à TULLE (Corrèze)

Dépôts de Vente en gros......

PARIS...... 53, rue Orina.
LYON...... 16, place Bellecour.
TOULOUSE... 19, rue du Rempart-St-Etienne.
MARSEILLE... 171, rue de Rome.
LILLE.... 83, rue Nationale.
BRUXELLES. 26, rue de la Croix-de-Fer.



LISEZ la brochure A envoyée gratis et franco

l'Institut Normal Electrotechnique :: 40, rue Denfert-Rochereau, PARIS :: 84 bis, chaussée de Gand, BRUXELLES

DIPLÔMES DÉLIVRÉS A LA FIN DES ÉTUDES

AMATEURS DE T. S F.

Vous trouverez, 46, rue de Rome, Paris, chez CHOMEAU (P. GOUSSU, Success*), un stock considérable de pièces détachées et de ma-tériel électrique. Neuf et occasion Ebonite, 20 francs le kilo Prix extraordinaires de bon marché Demandez la nouv. liste compl. des prix f° 0,25

CONSTRUCTION -:- INSTALLATION de POSTES et ANTENNES LOISEAU, 3, rue Salneuve. - PARIS

BOBINES DUOLATERALES

Les plus REGULIERES, les plus ROBUSTES 18, boulevard de la Bastille, PARIS

JEUR MOBILE

Marque « CLIO : TITRE DORÉ DOS

Q. S. T. " Sans collage, perforage, ni mécanisme Breveté S.G.D.G. Pour 12 numéros (1 an) REMPLAÇANT LA RELIURE



En vente aux Publicat, HENRY ETIENNE 53, rue Réaumur — PARIS Prix à nos bureaux, 15 fr. Franco contre mandat, 18 francs. Aucun envoi n'est fait pour l'étranger, les frais de douane dépassant le prix du relieur:

Les Pièces détachées BALTIC

Chronique - des Amateurs

Emetteurs



L'institution des indicatifs en « R » qui a été si bien accueillie par les amateurs d'on-des courtes français, vient de trouver outre-Rhin des imitateurs enthousiastes. La « Oberdeutscher Funkverband » distribue des indicatifs de réception destinés à figu-rer sur des cartes QSL. Ces indicatifs sont constitués par les lettres DE suivies de 4 chiffres. Exemple: DE0025.

F8HU a été QSO z4AG avec 52 watts sur 44 mètres. Cette station aurait été entendue à Honolulu.

8YNB qui avec 1 à 2 watts seulement a réussi à communiquer avec l'Irlande, l'Angleterre, la Hollande, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et toute la France, va reprendre ses émissions: QRP 2 watts, entretenue pure, longueur d'onde 50 à 60 m. PSE, QSL, TKS à tous. Il sera teujours répondu par CRD.

8 TOK reçoit confirmation qu'un qso avec le californien U6AJI de Redlands, la puis-sance employée par 8TOK était de 50 w. et celle de 6AJI de 18 watts seulement avec une lampe de 5 w. et 400 volts plaque. Ce QSO est confirmé également par le corres-pondant de 8TOK en Angleterre G5XY qui suivait la liaison.

8 TOK compte dans ses derniers QSO NZ1AX et le Brésilien 1AF.

8 TOK est la première station française qui fut QSO avec la station allemande KIW de Halle. Dans une lettre du directeur

ordes courtes est la specialité d'AKIIS

La super-régénération est à la portée de tous ceux qui savent régler avec précision un appareil récepteur s'ils utilisent la dernière création d'ARTIS

Le super-régénérateur « Ghaye-Dalmar » (voir Q.S.T. août 1925 et Radio-Electricité février 1923)

L'emission et la réception des

de KIW, M. Kruschwitz, il est demandé aux amateurs qui désirent faire de la phonie de se mettre en liaison avec cette station. KIW se réjouit qu'avec la T.S.F. « les ponts entre les peuples se franchissent mieux qu'avec la diplomatie ». 8 TOK, malheureusement, n'aime pas beaucoup le micro.

8 TOK remarque que de nombreux amateurs cherchent à être que nz en transmet-tant entre 40 et 36 mètres en dehors de l'empiètement sur les règlements interna-tionaux interdisant cette bande aux Eu-ropéens et du qrm causé, 8TOK fait remar-quer que ces amateurs n'ent pas une grande quer que ces amateurs n'ont pas une grande chance d'être entendus en NZ où il y a aussi chance d'être entendus en NZ où il y à aussi un qrm local très important auquel vien-nent s'ajouter ceux de l'Australie et USA. Par exemple les deux NZ les plus régulière-ment reçus en Europe 2AC et 2AE habi-tent dans la même ville à 1 mille de dis-tance et transmettent parfois sur la même QRH. Observons donc les réglements pour notre bien propre. C'est avec, plaisir que STOK constate que de nombreux Européens sont aso, NZ sur la bande 46-43 et fait resont qso NZ sur la bande 46-43 et fait remarquer pour ceux qui se découragent que les NZ sont très demandés par le monde entier et qu'il faut attendre un peu son tour pour passer.

La liaison NZ est à la portée de tous les postes à faible puissance bien réglés. Les émetteurs du type MESNY semblent être les plus indiqués pour ce DX.

8TOK transmet au-dessus de 43 mètres et est QSO régulièrement.

Postes entendus par M. A. Planès-Py, 1, rue du Cheval-Vert, à Montpellier, sur 1 dé-tectrice à primaire apériodique et 1 BF, an-tenne 1 fil de 80 mètres du 28 juillet au 1°r

Angleterre. — 5DH — 6VP. Belgique. — R2 — U2. Espagne. — EAR9.

Indicatifs entendus par F8WAG entre le

SOUL ICS MCILCURGS

Microtriodes (gamme de longueur d'onde 200 à 600 mètres).

PARIS - 16, rue Vézelay - PARIS

Mandal Ma

Postes entendus

septembre):

France, — 8ALG — 8BF — 8CAX — 8DI — 8GM — 8KZR — 8LMH — 8RAT — 8VTI — 8VOS — 8VU — 8WOZ.

Hollande. — PCUU — ORE — OPM. Suisse. — 9WWZ. Allemagne. - TRA

Indicattis entendus par F8WAG entre le
25 juillet et le 25 août.

Français. – 8AG – (8LAC) – (8GM) –
(8UDI) – 8AQ – (8TOK) – 8KL – 8HLL –
8HU – 8SM1 – 8TK – (8BN) – 8QQ –
8KP – 8GST – 8AL.

Maroc. – (Maroc).

Suisse. – 9BR.



Ateliers de fabrication: 18 et 20, boulevard de la Bastille, PARIS (12°)

 $\begin{array}{l} \textit{Italiens.} - (1\text{GN}) - 1\text{AS} - 1\text{AC} - 1\text{RT.} \\ \textit{Belges.} - \text{BK2} - \text{B4RS.} \end{array}$ Hollandais. — NOBA — OGN — OHB — 0ZA (0AS). Danemark. — 7EC

Mésopotamie. Japonais. - 9QWL. Yougo-Slavie. - 7XX

Brésil. - (BZ 1 AB) - 1AF - 2SP -

Nouvelle-Zélande. — (2AC) — (2AE) — (2XA) — (2CT). Le 15 août, 2AE accusant 28 watts, reçu R5.

Australie. — 3BD — 3BQ.

« Seattle » (UNNRL) se trouvant en Nou-

velle-Zélande. Récepteur : Bourne, 1 détectrice et 1 BF, émission Mesny alimentation, 1.000 volts, 50 per. 30 à 100 watts.

Postes entendus par R187, à Paris.

Français. — 8SSC — 8PD — 8JAA —

8WOX — 8PRU — 8JRK — 8ZE — 8HAD —

8GN — 8JL — 8NA — 8JAD — 8HAV —

8TK — 8JAB — 8FOY — 8EG — 8PGL —

8AAA — 8DU — 8XXX.

Belges. — 4WL — 2é — Q2 — ZO — A2.

Anglais — 4EA — 2XV — 5TV — 6MPG

— 2UY.

Hollandaia — OCN

Hollandais. — nOGN.
Allemands. — KY5 — KY4 — KI2.
Divers. — SOB — RZR — SST — HRJ — 000 (zéro).

Indicatifs entendus par R036, à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) sur 1 détectrice,

sur-Mer (Pas-de-Calais) sur 1 détectrice, montage Bourne + 1 ou 2 BF à volonté; antenne à 3 brins de 45 mètres, hauteur 8 mètres. Ecoutes du 3 au 26 août 1925 :

France. - 8Z3 - 8Z5M - 8AAA - 8CAX - 8VU - 8GRA - 8H0F - YZ - 8RAT - 8WOZ - 8KR - 8VOS 8XH - 8FXH - 8YZ - 8GI - 8DI - 8VO - 8RRR - 8RA - 8TVI - 8LMH - 8YB - 8PAX - 8TV - 8RG - 8JME - 8DU - 8BP - 8NA - 8SSC - 8PPX 8SSC - 8PPX.

8SSC — 8PPX.

Angleterre. — 5YK — 2DY — 2DO — 5BY
— 5GV — 6VP — 2DV — 6BD — 5KI —

2JJ — 5ZHC — 6GM — 2XY — 2XO — 5PW
— 5UWG — 2NM — 2ZA — 5BD 5KJ —

2JB — 5DH — 6KK — 6AH.

Belgique. — Q2 — V2 — K3 — R2.

Hollande. — OPM — 2PZ — OAAA —

PCUU — OOK — ORO — OAM — OKG —

OVN

Italie. — IDO — 1AA — 1AU.
Espagne. — EAR17.
Suisse. — H9WWZ — H9AD.
Suède. — SMGV.
Allemagne. — J5 — ¥4.
Divers. — KXH — WIR — M5 — SGC —

Liste des indicatifs recus par R129 (en vacances dans la Somme) du 27 juillet au 16 août inclus.

Récepteur Samara, 25-3.500 mètres, sans

Récepteur Samara, 25-3.500 mètres, sans selfs interchangeables, 3 lampes.

France. — 88J — 8AI — 8RA — 8RC — 8Z — 4Y (phonie) — 8W511 (phonie) — 8éG (phonie) — 8CQ — 8TVI — 8MC — Lille 398 (phonie) (8BN) — (8VOS) — (8LMH) — (8SU) — (8WAG) — (8RA) — 8RW — 8XG (graphie et phonie) HP audible à 30 m. — (8NK) — (8PAB).

Angleterre. — UT — 5WA — 5AM — (65DH) — (3DQ) — (allo 5NG — allo 5NG, phonie anglaise) — (2VO) — 2BS (phonie 2 piano — here 6D... (15 août) — (5LF) — (3OD).

*Belgique. — 4RT — B2JZ — (4DA... Ostende) — (8SSC HP à 15 m. sur 2 lampes).

Höllande. — oAA... gos... Holland — oHD oHB.

Suisse. — (AD). Amérique. — 3JZ — U — IA — W — VD America.

Divers. — A4AT — 2BH — vvvv de OUI — BDRI — Z3 — ZSLL — ZS — RVI — CH. DD. phonie française: ... puisque tu continues à être bien sage, je vais encore t'envoyer un autre morceau de gramophone!... (bonen modulation). R129 serait reconnaissant à 8SSC de bien

vouloir lui donner le QRH de son émission du 14 août : AHT de 8SSC... AHT de 8SSC. Les indicatifs placés entre parenthèses ont été reçus sur antenne intérieure unifi-

Les Antennes intérieures

L'amateur qui ne peut installer d'antenne extérieure se tourne vers l'antenne d'appartement. Il demande conseil à un de ses amis « fort en T.S.F. » et ledit ami lui dé-conseille généralement d'adopter ce collec-teur d'ondes.

Examinons les reproches que l'on peut faire à l'antenne d'appartement : le plus grave est le manque de sensibilité, cepen-dant une antenne intérieure bien établie (je souligne ceci, car l'installation de tels collecteurs relève la plupart du temps de la plus haute fantaisie) est très supérieure à ce point de vue à un bon cadre, j'ai fait de nombreux essais concordants et si la réception est un peu moins forte qu'avec un aérien bien dégagé, elle est beaucoup moins encombrée de parasites ce qui n'est pas un mince avantage pour l'écoute estivale ou d'une façon générale pour l'audition des postes éloignés.

On dit aussi que les résultats sont très variables et que telle antenne qui rend bien à un certain endroit ne donne absolument rien 100 mètres plus loin, en ce cas, on conseille purement et simplement d'adopter un

Or, il faut bien savoir que là où une antenne intérieure ne donne rien (maison en ciment armée formant cage de Faraday, toit en zinc), un cadre ne donnera rien non plus.

Je donne donc aux amateurs en mal de collecteur d'ondes et qui veulent économiser une lampe, le conseil de monter une antenne d'appartement de préférence à un cadre, je laisse volontairement la question esthétique de côté, dussè je me faire maudire par les ménagères hantées par ces fameux « fils de fer » qu'elles abhorrent à l'égal des toiles d'araignées.


Quel genre d'antenne intérieure faut-il adopter ?

Nous sommes limités au point de vue de la longueur des fils (self induction), il nous faut donc augmenter le nombre des brins. En d'autres termes, il nous faut un col-

lecteur de grande capacité. Une excellente solution consiste à employer une tresse composée d'un grand nombre de fils isolés les uns des autres, Malheureusement cette solu-tion est onéreuse, au reste, elle est surtout avantageuse pour les ondes courtes.

Après divers essais comparatifs (j'ai essayé plus de 20 dispositions), j'ai adopté le type très simple en éventail dont ci-inclus le croquis en plan.

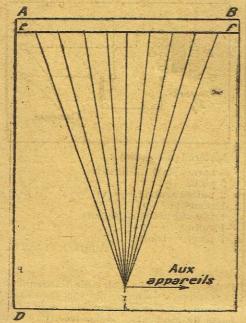Pour les amateurs qui craindraient de détruire l'harmonie de leur home par ce ré-seau de fils, je conseille une seconde solu-



tion, un peu inférieure à la première en ce sens que les causes de pertes sont plus im-portantes, mais susceptible malgré tout de donner de bons résultats.

Comme on le voit par ce croquis le fil fait le tour de la pièce deux ou plusieurs fois ; une de ses extrémités est libre, l'autre est reliée aux appareils. Il s'agit en somme d'un très grand cadre ouvert. Si l'on adopte cette disposition, il est indispensable d'employer du fil à fort isolement (gutta et coton) fil de sonnerie, par exemple, dont ou pourre assortir le goulement ple, dont on pourra assortir la couleur au papier de la pièce.


Il s'agit maintenant d'adapter à ce collecteur d'ondes un système d'accord ad hoc.

Utilisation de l'antenne intérieure

Il ne faut pas oublier que notre antenne a une forte capacité et est très amortie.

Si nous voulons employer l'accord simple en dérivation, le condensateur devra rester presque toujours en série. J'ai remarqué souvent qu'une détectrice refusait obstinément d'osciller à cause de la grande capacité du collecteur — ceci s'applique sur-tout aux ondes courtes.

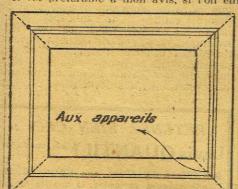Il est préférable à mon avis, si l'on em-



ploie une détectrice à réaction de fonctionner en Tesla. Le circuit primaire en ce cas devra pouvoir être à volonté accordé ou non. Quand on emploie une antenne intérieure, il faut soigner particulièrement la prise de terre à laquelle le poste doit être réuni par un conducteur de grande surface. Pour encourager les amateurs qui hési-

tent à monter un poste compliqué marchant sur cadre et qui, d'autre part, n'ont pas la possibilité d'installer un aérien bien dégagé, je leur cite un résultat moyen entre mille.

Sur une détectrice à réaction et antenne intérieure composée de 6 brins de 5 mètres, tous les postes anglais fort au casque, avec une BF les mêmes postes en petit haut-par-

M. MARETTE.



Dans les Radio-Clubs

Radio-Club du XIº

Compte rendu des deux séances précédentes.

Essais par notre vice-président, M. Masson, d'un poste C. 119 ter, dont les résultats ont été très satisfaisants puisque nous avons puentendre Radio-Catalogne, Radio-Toulouse, Bruxelles, puis Daventry, ce dernier en très fort haut parleur.

Bruxelles, puis Daventry, ce dernier en très fort haut-parleur.

Un programme de cours et causeries va être étudié à fond afin de satisfaire les plus exigeants. Aussi, faisons-nous appel aux personnes qualifiées en cette matière.

Nous rappelons aux membres du Radio-Club qu'une table d'essais, actuellement en cours de montage, a besoin de beaucoup d'organes et nous serions reconnaissants à quiconque apportera quelques pièces. Cette table d'essais nous permettra d'y faire toutes les démonstrations d'un intérêt général.

Compte rendu de la visite au poste de Sainte-Assise

Par une journée des plus réussies, nous nous

Par une journée des plus réussies, nous nous somes rendus en bon nombre, après un dé-jeuner des plus gais, à la station de Sainte-Assise. Là, devant les démonstrations d'un ingénieur, nous contractions de la contraction de la Assiste. La, devant les demonstrations d'un ingénieur, nous avons pu constater combien est importante cette station et combien doit être le rendement, vu l'excellente fabrication de ses divers appareils et de sa parfaite installation

de ses urers apparens et de de tallation.

Puis, dans une atmosphère de gaieté et de solidarité, nous reprenons le train pour Paris où l'heure de l'écoute nous attendait.

Séance du jeudi 17 septembre.

Causerie par le président, M. Couffet, sur table d'essais et des différentes combinai-

la table d'essais et des différentes combinaisons que nous pourrons réaliser avec.
Présentation par un membre du club, M.
Le Téo, d'une détectrice à réaction suivie de
2 BF. Ce poste nous a donné de très bons
résultats sur tous les postes parisiens, Daventry et Radio-Belgique.

La prochaine réunion du Radio-Club du XIe
aura lieu le jeudi 24 septembre, à 21 heures
précises, 81, boulevard Voltaire.

Le secrétaire : René ANDRE.

Radio-Club des Gobelins

12, rue Mirbel - Paris

Compte rendu de notre séance du 16 septembre.

La séance est ouverte à 21 neures. Nous sommes heureux d'enregistrer l'adhé-

sion de deux nouveaux membres.

Le cours de lecture au son, qui avait été interrompu pendant la période des vacances, a été repris hier. Il comprendra à partir de mercredi prochain 23 septembre un cours prémercredi prochain 23 septembre un cours pré-paratoire destiné aux nouveaux membres qui s'intéressent à cette étude. Nous rappelons, à ce sujet, que le meilleur accueil sera tou-jours réservé aux amateurs qui voudraient faire partie du Radio-Club des Gobelins. Ils trouveront toujours auprès de nous les con-seils dont lls pourraient avoir besoin, soit techniques, soit pratiques. Ils s'assurent d'au-tre part des réductions intéressantes auprès de certains constructeurs et revendeurs d'ar-ticles de T.S.F. Ils défendent de plus leurs intérêts en mettant en pratique cet adage de l' « Antenne » si souvent et si justement ré-pêté: « Votre premier devoir est d'adhérer à un Radio-Club, ensuite d'assister à toutes ses réunions ».

à un Radio-Club, ensuite d'assister a toutes ses réunions ». Les cours d'électricité appliquée à la T.S.F. ainsi que les cours de montage seront égale-ment repris le 23 septembre courant. Ces cours seront faits comme précédem-ment : électricité, M. Daumas ; montage, M. Musseau ; lecture au son, M. Lesage. Le secrétaire général : A. LESAGE.

Radio-Club Lutétia

Les membres du Radio-Club Lutétia sont informés que la récuverture des cours aura lieu le jeudi 1" octobre, 1, rue de l'Estrapade. Les programmes de la saison comportent des cours de montage, cours d'électricité, études de nouveaux montages, lecture au son, etc. Nous avons eu le plaisir cette semaine de recevoir dans le sein du Radio-Club trois nouveaux adhérents du II arrondissement et leur souhaitons la bienvenue.

Le secrétaire général : L. GUICHES.

Section Radio d'Asnières (Seine)

Section Radio d'Asnières (Seine)

Siège: salle municipale de réunions
place de l'Asile

Les amateurs de la localité sont avisés
que les réunions reprendront le lundi 28 septembre, à 21 heures, au siège.

Elles auront lieu régulièrement les 2° et 4°
lundis jusqu'au mois de juillet.

Le premier lundi du mois sera réservé à
la réunion mensuelle des Anciens Elèves et
le troisième lundi consacré à des essais locaux chez les membres.

Nous espérons que les amateurs rénor-

Nous espérons que les amateurs répondrons nombreux à notre appel et que nous pourrons utilement nous remettre au travail. Le secrétaire technique : P. S. WOLFF, 50, rue de Châteaudun (Asnières)

-x-Union Redonnaise de T.S.F.

Le U. R. T. S. F., dans sa réunion men-suelle de septembre, a inauguré son nouveau local, quai Saint-Jacques. Les membres pré-sents-se retrouvèrent nombreux après les

vacances et constatèrent avec joie la vie de notre nouvelle société.

Plusieurs questions importantes y furent traitées; en particulier l'installation d'une antenne et l'acquisition d'un poste afin de faire dès le mois prochain des études pratiques de T. S. F.

Des commissions techniques, administratives et une autre chargée d'organiser des auditions furent élues.

Soirée très cordiale, qui est le prélude de réunions futures très agréables et très instructives. Rien ne fut oublié, pas même le champagne qui fut sablé pour fêter l'inauguration.

Le secrétaire : H. PASQUEREAU Fils, -x-

Radio-Club de Montmartre

Conformément au programme tracé, l'em-ploi du temps des séances a été fixé comme

suit:

1. Dépouillement du courrier, lecture du compte rendu de la séance précédente; 2. Revue de la presse radioélectrique française et étrangère par M. Piraux; 3. Conférences et causeries; 4. Essais de postes.

La séance se terminera pas une causerie libre.

La prochaine réunion aura lieu aujourd'hui 22 septembre, à 8 h. 30, au Boulodrome, 9, rue Girardon.

Au programme : Causerie sur la radiotélégraphie en avion

par M. Meunier, ingénieur E.I.P. Causerie sur l'étude des zones de silence de la région de Dieppe par M. Piraux.

Le secrétaire adjoint : FLEURY.

Fédération des R.C. du Sud-Ouest Maritime

Selon le programme de la « Confédération Nationale des R.C. » qui s'est tenue à Paris, lo 5 juillet dernier, la « Fédération des R.C. du Sud-Ouest Maritime » est en bonne formation, à Bordeaux, par les soins de l'actif R.C. de cette grande ville.

La région comprend, on le sait, la Gironde, la Charente-Inférieure, la Charente, la Dordogne, les Landes, les Basses-Pyrénées. Un accord pour le département du Lot-et-Garonne est discuté actuellement avec Toulouse.

Tous les Radio-Clubs de la région ainsi délimitée sont priée d'enveuer leurs adhécieure.

Tous les Radio-Clubs de la région ainsi déli-mitée sont priés d'envoyer leurs adhésions ou demandes de renseignements au C.R. de Bor-deaux, 170, boulevard Victor-Emmanuel-III. Tous les amateurs de la région désirant fonder des R.C. dans leurs villes sont priés de demander des renseignements au même club de Bordeaux, qui leur enverra des projets de statuts et documents de propagande.

Radio-Club de Coulommiers et des environs

De nombreux sans-filistes assistaient à notre réunion du 12 septembre dernier, au cours de la quelle fut élu le Bureau définitif qui est

de la quelle lut elu le Bureau definitif qui est composé comme suit ; Président, M. Marcel Lemaire ; vice-prési-dent, M. Jean Enfant ; secrétaire, M. Fer-nand Dumont ; trésorier, M. Joseph Vergnet; trésorier adjoint, M. Gabriel Lecamus. Le siège social du club est fixé au domicile du président, 45, avenue Gastellier, à Coulom-miars.

Il a été enregistré huit nouvelles adhésions

après la réunion.

MM. les constructeurs sont priés de bien vouloir nous faire parvenir leurs catalogues et prix-courants avec les remises qu'ils voudront

bien consentir aux membres de notre club.
Adresser les correspondances au Secrétaire,
M. Fernand Dumont, délégué de l'Union
Française de T.S.F., 14, rue Le Valentin, à
Coulommiers.

Pour toute demande de renseignements, MM, les amateurs sont priés de joindre un timbre pour la réponse. Le secrétaire : DUMONT.

Radio-Club Saint-Chamonais

La réunion est ouverte sous la présidence de M. Gallon.

de M. Gallon.

Le Radio-Club remercie vivement la « Radiotechnique » pour le don que cette maison a fait pour le laboratoire du R.C.

M. Ronneux, ingénieur chimiste, donne un aperçu sur les substances colloïdales et leurs applications en T.S.F. au sujet d'un redrescour de courant

seur de courant.

seur de courant.

Le Radio-Club a décidé de participer à l'exposition de T.S.F., qui aura lieu le 27 septembre, à Saint-Etienne, et qui sera organisée par l'Union des Inventeurs et Artistes industriels de la Loire et le Radio-Club Forezien.

Ensuite l'essai du poste du Radio-Club donne des résultats satisfaisants.

Le secrétaire : RIVORY.



Les pièces détachées

BALTIC

sont les meilleures

PARIS -- 16, rue Vézelay -- PARIS

Radio-Club Central Parisien

Notre prochaine réunion aura lieu le jeudi 24 septembre, à 20 h. 30, réunion amicale et causerie libre. L'application de notre pro-gramme technique commencera en octobre.

Le secrétaire : A. QUETAND.

Radio-Club de Sannois

Le Radio-Club de Sannois est autorisé par le Centre Radio Télégraphique de Paris à visiter le poste d'émission de T.S.F. de la Tour-Eiffel.

Cette visite aura lieu le dimanche 27 septembre 1925, en deux groupes de 25 person-

Le premier à 9 h. 30, le second à 10 h. 30.

Le premier à 9 h. 30, le second à 10 h. 30.

Rendez-vous à l'entrée du poste d'émission du Champ-de-Mars, situé à proximité des piliers sud de la Tour.

Il est recommandé d'être très exact pour pouvoir entrer.

Radio-Club Garennois

M. le président du R.C.G. convoque en assemblée généralle les membres du club. Ordre du jour :

dre du jour :

Communication de M. Lagrue, qui offre de faire un cours de lecture au son plusieurs fois par semaine, à l'aide du poste émetteur 8GQ (30 bis, boulevard National, à la Garenne) appartenant à M. Cizeaux.

Possibilité pour le club d'obtenir une salle d'école rue Roussel.

-x-

Radio-Club de Vitry Séance du 8 Septembre 1925

Ouverture de la séance à 20 h. 30.
Communications diverses. Admission d'un nouveau membre. Présentation et essais d'un poste super-réaction à 1 lampe, qui nous a donne les postes parisiens en bon haut-par-leur.

Notre président M. Benvincini nous a établi plusieurs schémas de montage et nous a parlé du Concours Lépine.

Radio-Club d'Isigny-sur-Mer
Tous les amateurs de T.S.F. son condialement invités à assister à la réunion constitutive de l'Association le mercredi 30 septembre
1925, à 17 heures, à l'Hôtel de Ville d'Isignysur-Mer.

Ordre du jour :

1. Adoption des statuts; 2. Réception des adhésions; 3. Constitution du bureau.

Le président du bureau provisoire, E. POULLAIN.



Première Maison ayant monté en série

Le C. 119 Perjectionné Voir maintenant son C. 119 Bis

Le Kenotron reste toujours

le meilleur poste à résonance

Agents demandes Paris et Provinc 143. Rue d'Alésia — PARIS (14°)

La 4° Edition

VIENT DE PARAITRE

#

172 pages de texte Photos - Schémas

5 bleus de construction

#

PRIX: 7 fr. 50 à nos Bureaux Recommandé: 8 fr. 60 pour la France 9 fr. 70 pour l'Etranger

PUBLICATIONS HENRY ETIENNE 53, RUE REAUMUR - PARIS (2°)



7, rue de Moscou, Paris (8°) T.: Louv. 33-82

0 0 0 CASQUES ET ECOUTEURS CASQUES REGLABLES

HAUT-PARLEURS

GRAND MODELE »..... 275 fr. PHARAON 180 fr. GULLIVER 135 fr.

Knoll et Warie

59, rue Ganneron, PARIS HAUT-PARLEURS RECEPTEURS — TRANSFORMATEURS

CONDENSATEURS

PYRENEES ORIENTALES

Depuis quelque temps, la T.S.F. semble se développer dans notre département ; à en juger aux nombreuses antennes qui s'érigent chaque jour, les amateurs sont actucilement assez nombreux pour fonder un Radio-Club.

Diverses tentatives avaient été faites en vue de fonder un groupement, mais, pour des raisons diverses, dont la principale était le peu d'amateurs de l'époque, ces ten-

tatives avaient échoué.

Le moment est venu de se grouper, nous disons même que la chose est urgente. Nous serions reconnaissants aux amateurs catalans, qui comprennent la nécessité de former un Radio-Club, de nous écrire pour nous assurer de leur concours.

Nous reviendront ultérieurement sur cette

question importante.

Depuis longtemps les émissions de Radio-Paris et de F.L. laissent à désirer. Heureusement que nous avons Radio-Toulouse qui, quoi qu'en disent ses nombreux détracteurs, est actuellement le meilleur poste français,

Il est seulement regrettable que la voix du speaker soit rendue légèrement nasillarde, car Toulouse serait certainement le meilleur poste européen.

Et puisque nous en sommes à Radio-Toulouse, pourquoi ce dernier n'organiserait-il pas à l'instar des grandes stations anglaises des émissions pour enfants ? Nous connais-sons pas mal d'instituteurs qui ont une installation de T.S.F. dans leur classe et qui seraient très heureux de cette innovation.

Grâce à l'initiative de notre ami Berliat, le sanatorium de Banyuls-sur-Mer est doté d'un appareil de T.S.F. Chaque semaine, les petits malades ont leur représentation ciné-matographique agrémentée d'un concert de

Voilà qui est très bien. Les émission de Thomson-Houston sont très bien reçues dans notre région. Moduiation parfaite haut-parleur avec une détectrice suivie de 2 BF.

Beaucoup d'amateurs parisiens se plaignent parce qu'ils ne peuvent recevoir cor-rectement les émissions anglaises à cause du brouillage des postes locaux, et dire que certains amateurs catalans prétendent que le puissant Daventry leur camoufle Radio-

Nous serions reconnaissants au correspondant de l'Hérault de nous faire connaître l'horaire des émissions de la Société langue-

Très prochainement, nous ferons paraî-tre une série d'articles destinés aux ama-teurs de la région et traitant de la construction des différents postes récepteurs depuis la modeste galène jusqu'au... super-hétéro-

L. PUIG. Correspondant des P.-O.

BASSES-ALPES

Comme partant, la Radio fait des progrès dans notre département, et c'est avec plai-sir qu'on voit surgir ça et là des antennes les plus variées. Notre administration dé-partementale des P.T.T. est très bienveillante, et, jusqu'à présent, aucun amateur ne s'est plaint à son sujet. Presque tous emploient des montages à résonnance, lequel est d'ailleurs le seul qui donne ici des résultats maximum, bien que nombreuses sont des détectrices à réaction qui font la joie de leurs possesseurs.

Les amateurs sont divisés nettement en

deux catégories. La première qui ne comprend d'ailleurs que deux amateurs, oui, deux, hélas ! s'occupe des ondes très courtes graphie amateurs). Tous les autres sont des concertistes et ne se servent de la la T.S.F. qu'au point de vue de la distrac-

La T.S.F. est vraiment la bienvenue ici,

car nombreuses sont les campagnes qui sont très isolées ; il est à souhaiter qu'à l'avenir chaque foyer campagnard possède son poste; la question de dépopulation serait résolue.

Au point de vue de la réception des postes émetteurs, R. Toulouse et Daventry se tes emetteurs, R. Toulouse et Daventry se disputent pour la première place, tous les deux sont excellents. Notre national Radio-Paris est excellent à 12 h. 30, et se fait plaindre le soir. Tour Eiffel, la fameuse Tour FL nous gâte, et, si ce n'est qu'une entretenue italienne qui bien souvent vient la troubler, cette Tour serait parfaite. Les atmosphériques sont assez gênants bien qu'ils aient l'air de nous laisser bientôt la paix; ici, avis à tous ceux qui accusent leur paix; ici, avis à tous ceux qui accusent leur poste de ne donner que des craquements pendant l'orage. Muis ce sont les côtiers qui font un véritable cauchemar d'un amateur B. Alpin, eh! oui, ils sont toujours ces cô-tiers, au moment du concert.

Ne pourrait-on pas mettre un peu d'ordre

là-dessus '

Nous attendons toujours patiemment ici Radio-Marseille et un poste régional alpin à la manière de Radio Toulouse serait vrai-

ment le bienvenu.

C'est avec plaisir que les amateurs B Alpins ont appris la décision du Conseil général de Nice, au sujet de la création d'un poste émeteur à Nice. Nous souhaions que cette bonne idée ne soit pas enterrée et que nous aurons, nous aussi, notre « fameux Radio Toulouse».

Il est question de la créetion d'un émet-teur dans l'une des villes du département, mais là-dessus, nous nous taisons pour le moment; les lecteurs seront avertis en moment; les temps utile.

W. de MEHANETZKY.

VAUCLUSE

Une station d'émission est en voie d'orga-nisation à Avignon Nous tiendrons nos lecteurs au courant.

Est-ce un record ? Monsieur Valentin, à Avignon (8EE) a été reçu r4 sur 2 lampes par NZ2AE le 11 septémbre, à 7 heures du matin. Longueur d'onde 42 mètres, puis-sance 20 watts; antenne d'essai intérieure unifilaire de 3 mètres, éloignée de 4 mè-tres de l'entrés de past de l'entenne auté tres de l'entrée de poste de l'antenne exté-rieure. Toutes nos félicitations.

Nous ne saurions trop recommander aux intéressés de nous faire parvenir leurs communications par l'intermédiaire de notre correspondant M. C. Teste, instituteur, à

Vacqueyras.

BOUCHES-DU-RHONE

Voici le poste Radio-P.T.T. Marseille en période de fin d'essais de modulation, aussi avons-nous eu le plaisir, cette semaine, d'entendre trois concerts locaux, parfaitement rendus. La troupe Philips Radio, Radio-Sud et l'Artistica de Marseille très audible dans et l'Artistica de Marseille tres audible dans un large rayon sur galène, et les lampistes très bonne écoute et haut-parleur net. Es-pérons que Radio-Marseille sera mis au point très bientôt?

On nous annonce la prochaine inaugura-tion officielle de Radio-Marseille P.T.T. par

de très... hautes personnalités. Espérons que, suite à l'inauguration, Radio-Marseille sera plus parfaitement audible sur galène et pour lampistes avec plus de netteté en hautparleur, diffuseur à distance pratique...

La Proyence s'éveille en la radiophonie et les autours de multiplieur about parteurs de multiplieur about parteur par

les amateurs se multiplient chaque jour, tels les champignons d'automne. Les mâts de... cocagne poussent à brise-que-veux-tu ? et les hamacs innombrables tendent leurs brins soyeux à l'onde gracieuse qui n'aura, bientôt, que l'embarras... de la sélection.

Un club, très nécessaire, pour ne pas dire indispensable en la Provence ensoleillée, car, outre de nombreuse avantages : remises par les vendeurs, conseils radio-technises ques, laboratoires, etc., et certains autres avantages dont les adhérents ressentiront très vite la nécessité, il est donc dans l'inté-rêt de tous les sans-filistes de Provence d'adhérer au Radio-Club indépendant de Provence en formation ; cette union nous permettra une entente et une réglementacaux et surtout nous défendra contre tout monopole, d'où qu'il vienne (véritable épée de Damoclès sur nos antennes suspendue)... L'union fait la force et souvenons-nous que la mer appartient au fisc! et tâchons que le fisc ne s'empare point de l'onde hertzienne, comme il a fait de l'onde amère! Adressez votre adhésion, sans retard, à J. Pommier, 16 rue Faucon, à Marseille.

Il serait temps, à Marseille, que la presse locale tienne la main impartialement au poste de Radio et que, afin d'obtenir chaque jour des progrès. La léthargie, point ne prenne ces messieurs de la presse, ni parti pris... ni école ancienne ou nouvelle, ni partialité. Le vrai seulement et l'appui sans restriction.

J. POMMIER,

Correspondant de l'Antenne et délégué de l'U.F. de T.S.F.

Ne négligez pas les petits détails. Un bon montage ne donnera rien s'il n'est pas réalisé avec du matériel de premier choix.


Tribune Libre



Messieurs E. Brasın, Besançon, Lutaster, Muguet, Barbançon, Daubois, Pelcé, Foiret, Sphalxen, Saffroy, Piot, Garrige, Almaret sont priés de donner leur adresse à l'An-

M. Normand est prié de donner son adresse exacte pour courrier à faire suivre.

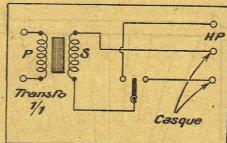Un truc pour éviter de brancher le casque lorsqu'on veut entendre en haut-parleur



Matériel nécessaire :

- 5 bornes de 4 millimètres.
- plots. butées d'arrêt.
- manette.
- transformateur rapport 1-1.
- coffret.
- 1 plaque ébonite.

André LATAPPY.

Après avoir lu l'article de l'Antenne sur le concours Lépine, je me suis présenté sa-medi matin, 12 septembre, vers 10 h. 15 à la porte de Majic-City. A l'entrée, il y avait deux pancartes ; l'une m'indiquait que l'exposition était ouverte de 9 heures à 18 l'exposition était ouverte de 9 heures à 18 heures, l'autre que le prix d'entrée était fixé à 2 francs. Je pris un ticket et je me mis en devoir de visiter la section de T.S.F. J'entrais et je pus constater avec la plus grande stupéfection que huit stands environ étaient ouverts. N'étant pas du public qui se laisse faire, e me présentai à l'administration pour faire ma réclamation. Je fus recu, fort aimablement du reste et l'en les recu, fort aimablement du reste et l'en fus reçu, fort aimablement du reste, et l'on me montra une affiche destinée aux expo-sants et les priant de vouloir bien être présents aux heures indiquées; mais la per-sonneç à qui j'avais affaire, me fit com-prendre qu'aucun résultat n'avait été ob-tenu et comme je lui disais qu'un groupe de commerçants, qui faisait payer une entrée pour voir quelque chose et qui ne te-nait pas ses promesses commettait vis-à-vis du public une véritable escroquerie, on me proposa de me donner un laissez-passer, chose qui ne devait me servir à rien, du

Enfin, à 11 heures 30 ,au moment de mon départ, aucun exposant nouveau n'avait fait son apparition. Un exposant présent, en dehors du groupe T.S.F., crut devoir gentiment excuser ses collègues en disant que les petits fabricants ne pouvaient être présents comme ils le voulaient ; je crus devoir lui répondre qu'en ce cas, il n'y avait qu'à ne pas ouvrir l'exposition le matin. Mais cela même n'est pas vrai. J'ai pu parler avec les rares exposants présents. Îls m'on dit que j'avais raison de réclamer, car c'était ainsi tous les matins. Une expo-

RETENEZ BIEN CECI: Louis QUANTILI est spécialiste en T.S.F.

Ses Pièces détachées, son EBONITE, ses Condensateurs variables, la qualité de ses accessoires et la modicité de ses prix lui ont valu la confiance des amateurs.

18, rue Se lame. - PARIS Métro Bréguet-Sabin, Bastille.

Expédition à partir de 25 francs d'achat Catalogue, 0 fr. 30.

Ouvert tous les jours de 8 heures à 20 heures et le dimanche de 9 heures à 12 heures.

La surprise que nous réservons donnera satisfaction à toute la radiophonie sérieuse, les amateurs comme les constructeurs.

vous donneront 500.000 en service CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES "CROIX" 44. Rue Taitbout PARIS

sante me dit même que n'étant que deux avec son mari, ils s'arrangeaient bien pour venir. Je pourrais même vous citer le star d'une grande maison également vide et qui doit avoir du personnel. Certains diront peut-être encore, pour trouver une excuse, qu'il n'y a pas beaucoup de visiteurs le matin ; or, cela est absolument faux ; de plus les visiteurs du matin sont, en général, des acheteurs. Une exposante me disait que la veille elle avait fait une excellente journée le matin et que le soir, ce sont surtout des curieux qui se promènent. Dans un autre stand ouvert, un vendeur expliquait le fonctionnement d'un petit appareil modu-lateur. Après la fin de ses explications, sur 6 ou 7 visiteurs, 3 lui achetèrent immédiatement. En repassant une demi-heure après, le même fait se reproduisait au même stand. Que les exposants se mettent bien dans la tête que tous ceux qui viennent sérieusement sont furieux, et que s'ils ont sérieusement sont furieux, et que s'ils ont affaire souvent à des gens qui ne disent rien ils ne leur font pas de réclame, bien au contraire. J'insiste, de plus, sur la malhonnêteté que j'ai dénoncée au commencement de ma lettre. Puisque vous défendez les amateurs de T.S.F., je pense que vous pourriez peut-être dénoncer dans l' « Antenne » de la semaine prochaine cette façon de procéder inqualifiable et je vous en remercie à l'avance pour le bien général.

E. JUZAUD-ROUX,

En faveur du Mesny

Parmi les montages d'émission parus dans Parmi les montages d'emission parus dans l'Antenne, il en est un qui mériterait une réputation au moins égale à celle du fameux C 119: c'est le « Mesny symétrique » décrit par un technicien-consommé, M. Planès-Py, dans l'Antenne du 24 mars 1925. Quoi que puisse penser 15G, (Antenne, page 568), le Mesny descend très has, — il suffit de construire des selfs appropriées de préde construire des selfs appropriées, de pré-férence en gros fil nu, sans support, — et, précisément son rendement augmente à me-

Avec deux lampes de réception, 150 volts à la plaque, 4 v. au filament, sur une médiocre antenne, des portées de 700 kilomètres sont courantes, sur onde de 80 à 90 mètres et en poir d'un meiro d'un meiro de 100 kilomètres et en poir d'un meiro d'un meiro de 100 kilomètres et en poir d'un meiro d' tres, et, en moins d'un mois, un débutant peut garnir de cartes QSL un panneau d'un mêtre carré... C'est pourquoi le Mesny, fa-cile à construire, infiniment plus simple à régler que le Hartley à 4 prises, très stable, peu coûteur nous paraît être l'émetteur peu coûteux, nous paraît être l'émetteur rêvé de tous les futurs « 8 ».

Jean BRAULT, Correspondant du Calvados.

Permettez-moi de faire appel à votre haute impartialité pour venir vous prier de bien vouloir 1º transmettre au poste des P.T.T. tous les remerciements de mon groupe pour les belles émissions qu'il nous donne de l'Opéra de Genève, espérant comme nous l'en avons prié directement qu'il en fasse autant pour les autres nations, puisque nos artistes et théâtre français ne veulent rien savoir (sans commentaire); 2º Pour demander à Radio-Paris (pauvre aïeul déjà) de rajeunir ses cadres ; il nous pro-met du nouveau; mais nous n'entendons que le vilon de Mlle X et le violoncelle de Mlle Y et les mêmes monologues de notre sympathique Radiolo. Il nous est bien dit d'écrire à la direction lorsqu'il y a quelque chose à signaler, mais nous avons eu beau mettre un timbre, nous n'avons pas eu de réponse. Nous ne pouvons cependant pas recommander nos lettres. Un poste, grand-papa comme Radio-Paris, se devrait à luimême de former une troupe de comédie ou d'opéra et opéra-comique, un ou deux actes, de 9 h. 15 à 10 h. soir, serait suffisant, mais à condition de nous servir un orchestre un peu potable ; 3º Pour F.L., n'en parlons pas, ca vaudre mieux ça vaudra mieux.

Alors que fait-on, on écoute l'étranger. H. BERGER.

P. S. - Vous pourriez objecter que Radio-Paris et F.L. nous sont expédiés à l'œil, non car nous leur envoyons de petits subsides Je mentirais si pour mon compte je n'avais pas eu une lettre de remerciements.

Il me semble avoir déjà lu dans votre très intéressant journal que je suis, depuis le début, chaque semaine, et avoir lu cela il y a plus de 18 mois que l'arc de la Tour allait être incessamment supprimé. Quelle plaisanterie! Vous n'en êtes pas cause certes et vous le déplorez certainement avec moi. Mais entre nous, se fichent-ils assez des amateurs des radio-concerts et de l'in-dustrie française de la T.S.F. à la Tour? Cet arc marche plus que jamais et même en

même temps que le nouveau poste à lampe et en même temps également que les concerts de M. Privat. De plus, lorsque grâce à l'heure d'été, nous avons le concert des amorties, battements, etc... reculé jusqu'à 11 heures du soir et par conséquent nous au-rions la possibilité d'écouter des postes lointains et de travailler au réglage de nos récepteurs plus ou moins sensibles et compliqués, la Tour nous gratifie comme compensation d'une audition supplémentaire de son arc qui ne s'arrête pour ainsi dire pas entre 7 heures 30 et 9 heures 30 du soir. Quelle gentillesse pour nous! Comment voulez-vous que des amateurs épris de musique et désireux d'écouter autre chose que Paris (on aime toujours plus ce qui est loin, c'est plus intéressant pour juger des qualités d'un appareil, c'est aussi plus captivant et l'imagination le désire davantage) ne soient pas dégoûtés et ne reculent pas de-vant la dépense assez élevée de l'achat d'un appareil récepteur quand on h'a à leur faire entendre en fait de concerts anglais, belges ou espagnols, que l'ignoble friture de la Tour. C'est un scandale de voir qu'un pays comme la France soit aussi routinier et aussi peu soucieux de l'intérêt de son industrie comme peu encourageant pour les ama-teurs épris de science et désireux de faire avancer le progrès.

Malheureusement, je crois bien parler inutilement et je ne serais nullement sur-pris dans trois ou quatre ans d'ici d'entendre encore ces crachements ou crépitements borborygmes, etc... qui feraient les délices d'un musicien futuriste.

Done la Tour nous empoisonne avec son arc. Avec ses concerts, elle nous intéresse, nous charme même quelquefois, mais s'ils devaient avoir lieu chaque soir, il n'y aurait plus pour l'amateur voulant entendre autre chose, qu'à éteindre ses lampes. Qu'elle se borne donc à ses concerts Ou elle se borne donc a ses concerts de 6 h. 10 et nous laisse un peu tranquilles les autres heures dans les rares intervalles où son arc se repose. Surtout qu'elle cesse de nous envoyer les mêmes concerts que les P.T.T., ear alors avec les P.T.T. et les harmoniques de FL, il n'y a plus guère de place libre sur le cadran du condensateur de résonance au de seul d'accerd Aigustes. de résonance ou de celui d'accord.. Ajoutez à tela, le même soir, (cela arrive), Rodiola et le Petit Parisien, vous verrez, si malgré la sélectivité d'un appareil, vous pourrez réa-liser votre petit effet devant vos invités auxquels vous avez promis de faire entendre Londres, Bruxelles ou Madrid. On avait assuré que si cela était vrai, on achèterait aussitôt un poste comme le vôtre. Si vos invités ne vous prennent pas pour un fumiste et ne sont pas à tout jamais dégoûtés de la radiophonie et des appareils récep-teurs devant une telle cacophonie et une pareille friture, c'est qu'ils seront sourds.

On ne saurait croire le tort que cela fait à l'industrie française ce manque d'entente et de complaisance entre les éléments divers (administration, radio militaire, postes privés). Les deux premiers qui sont les plus forts se fort un malin plaisir à saboter l'effet des autres. Il serait si facile de s'ar-ranger avec un peu de bonne voloné pour-

Que la Tour reste exclusivement un poste militaire et ne travaille autant que possi-ble sauf les nécessités impérieuses de la défense nationale que certaines heures non gê-nantes de jour et de nuit. Mais il est inad-missible si, comme cela arrivera, on institue le radiothéâtophone ou plutôt la retransmission régulière de certains théâtres ou de concerts symphoniques, que l'on soit saboté en pleine audition par ses battements pen-dulaires, signaux horaires et chiffres des dulaires, signaux horaires et chiffres des coîncidences, cuisine infernale et grésillante qui dure presque une heure y compris le météo téléphoné d'une faon plus que vaseuse par le sapeur de corvée. Non, malgré l'éloquence un peu sacerdotale de M. Privat, malgré son accent qui évoque un peu, au milieu de la friture de son micro, les bonnes bouillabaises provençales, je ne serai jamais un ami de la Tour, si ce n'est le jour où elle sera plus discrète et plus complaisante et même où, comme dans la complaisante et même où, comme dans la chanson enfantine un page l'aura f…jetéc à


à part, il ne devrait avoir aucun poste de broadcasting ou de télégraphie à moins de 50 ou 60 kilomètres de Paris et de toute grande ville.

Est-ce que Sainte-Assise nous gêne ? Jamais! Moi, qui suis à 600 mètres de la Tour, j'ai beau essayer tous les filtres, rien à faire. Le seul efficace, peut-être, serait un philtre capable de charmer M. Privat et de rendre plus accomodante l'administraton civile ou militaire. Mais le trouvera-t-on jamais ce philtre! Agréez, Monsieur le Directeur, l'assu-

rance de ma considération la plus distin-

E. BOITARD.



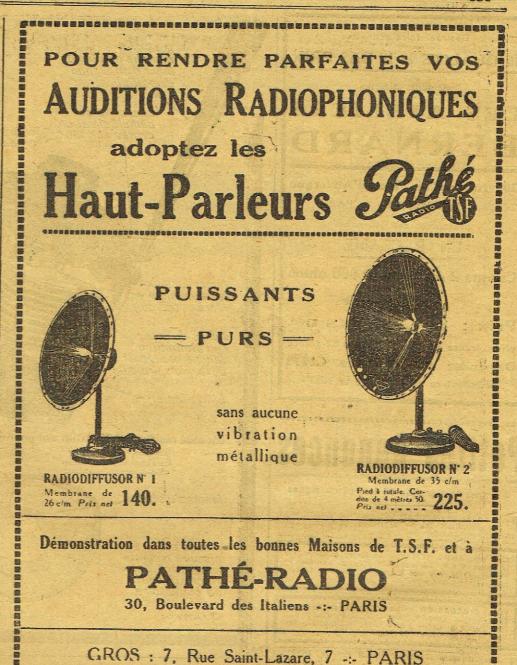



Désirant faire connaître

la QUALITÉ et le BAS PRIX

de leurs articles

LES ATELIERS BERNAR

39, rue de La Tour-d'Auvergne PARIS Téléph.: Trudaine 40-12

présentent cette semaine

EN RECLAME

Casque 2 écouteurs 2.000 ohms

monture cuir

francs net

envoi franco contre mandat de 32 francs Demandez nos prix de GROS

pour tout ce qui concerne la T.S.F.

4 francs la ligne de 36 lettres ou signes

Poste 3 lampes réaction 2 BF, cse dble emploi, mar-che garantie, 325. — Maillard, institut., Xures (Meurthe-et-Moselle).

N DEMANDE très bon vendeur expérimenté pour T.S.F. Sérieuses rélérences exigées. — Péricaud, 26, rue des Mignottes. Paris. (Métro : Botzaris)

PELLE OCCASION: Cause départ, poste super-réaction Titus 2/1 ampli Push-P. Gody 2, 1 HP. Céma g. m. — Faire offre : Dunglas, rue Mairie Saint-Girons (Ariège)

poste Radiola 4 lampes valeur 1280 fr. Prix 500 nu 1 poste 2 lampes nu 210 fr. Essai de 18 h. 21 h - Poulet, 4, villa Baudran, Arcueil (Seine).

NONDIAL III c VITUS » appareil neuf à prendre à l'usine, 1250 fr. au lieu de 1500. — Ecrire L'ambert, 50, faub. Saint-Martin, Paris h 23 a, sér. assim, rap ch gérance ou inter-afi. égalt. tr. ct T.S.F. - Ecr.: J. V. Antenne

(ionstructeur sérieux offre bonne commis-ty sion à personnes ou amateurs paouvant pla-cer appareils et acc. T.S.F dans relations. — MARTIN, 7 ter, r. du Colonel-Oudot, Paris (13°).

A PROFITER Poste 8 lamp complet 495, 4 1, comp. 595. Hant-parleur Brown Montrouge.

119 bis neuf, 600×250×200 à 4 lampes, rendement maximum, à vendre nu 380 fr., avec 9 selfs, ise double emploi. — Sickman, 20. rue Lakanal,

Collection complète « Antenne » 1 à 128, 50 fr. — Gastové, 25, Gambetta, Clamart.

Audionette nue 5 lamp, très b. état 600 fr. à déb.

— Montelier, Soisy-sous-Etiolles (S. et-O.).

Do poste 3 l. mic. acc. piles casque. Coll compl.

« Antenne » et « Q.S.T. » au plus offrant,
minim. 100 fr. 3 piles bichr g. m. 35 fr. — Portat,
17, rue Saint-Joseph.

17, rue Saint-Joseph.

Montage t. postes sur schema ou renseignements
au prix des pièces détachees, Not. 0,30. - J.

Breteau Saint-Arnoult (L.-et-Cher)

Pétectrice à réaction CREO + ampli 1 BF, 2 rhéos-tats broche, 2 lampes micro, accus 4 v. 20 AH, casque Falco, c. 320 fr., cause maladie. - Pigeard. Hôpital Maritime, annexe 3, Berck-Plage.

A chefeur accus d'auto, toutes marques, même sulfatés, indiquer marque, capácité, nb. d'élém.

Gréaume Marcel, Brestot, par Routot (Eure).

119 bis à 41 en ordre de marche: 430 fr. au lieu de 750 fr. Rhéos, 5 F. Voltamp, 20 fr. Ferrix 9 v. + 9 v. 4 amp 30 fr. — Marc Huberson, 7, rue Berteaux-Dumas, Neuilly-sur-Seine.

Ach. oc. bon HP - Ecr Weisslitz, 22, rue de l'Ecrevisse, Anvers.

Demande dépôt repr. app. fourn. T.S.F., j'ai grand mag b. placé. — Paradis 61, rue Curiol, Mar-

essinateur expérimenté cherche travaux publicité, études, brevets, industriels — S'adresser burx de l' • Antenne • ou écrire : L. C

A cheterais HP bonne marque pavill, env. 40 cm. -Bunas, 11, r. Haguette, Saint-Denis

Poste Péricaud, 4 micro Vario HP Lumière vis. en fonction - Levasseur 14, r. Normandie, Paris

Ich. Ampli Gramont contre app photo 9x12 pla ques - Mages, pharmacien, Bourgoin (Isère) 450 trancs P 3 L. micro H.P. Pitval acc. Dinin acc. essais. — Praliasco, 374. av. d'Argenteuil, Asnières.

Plabrique de condensateurs et accessoires T.S.F. demande représentants sérieux actifs, et ayant clientèle de revendeurs dans principales villes de France — Ecrire avec références. P.M.. bureau

Versailles disponible habitation et dépendances. — S'adr. 3, rue de Bange. Versailles

Pose d'antenne - Burnel, 17, rue Cauchois (18').

Agent de fab disposant beau magas cherche représ pièces détach, T.S.F première qual. — Jouclard 44 r des Petites Ecuries Paris 10

Occasion Super-réaction Titus av. lampes, cadre piles. 500 fr — Goyard 48. rue de la Santé

Chez vous gagnez de l'argent en occupant vos loisirs. – G. Morin, 92 r. Franklin, Angers



SON NOUVEAU CONDENSATEUR VARIABLE

CV 320"SOUARE LAW"

MICROMETRIQUE, MONTÉ SUR BILLE

SÉLECTION FACILE PRECISION ROBUSTESSE

Capacité 0,25/1000 mfd frs: 39.))

_"__1 /1000 mfd

MÊME APPAREIL SANS DÉMULTIPLICATION CV 305 Capacité 0,25/1000 mfd frs: 33. » 36 . " ___ 0,50/1000 mfd

____ 1 42." /1000 mfd EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS DE T.S.F.

SOCIÉTÉ ANONYME D'APPAREILLAGE RADIO-ÉLÉCTRIQUE

14 rue de Marignan PARIS 8° Teleph: Elysées 02:98 USINE à STDENIS (SEINE)

Spécialité de pièces détachées

plaque en

FLANKO.

matiere isolante

recouvrant le a rotor sur toute

sa trajectoire

VINCENT freres, 50, passage ou havre, PARIS. (Tel. Jeni. 87-14) MAISON REPUTEE POUR LA MODICITE DE SES PRIX

Catalogue illustré gratuit et franco

Bobines en nids d'abeilles enroulement en duo-latéral marque (ION) déposée. Demandez la notice et tarif gratuit.

EN STOCK: POSTES DES PRINCIPALES MARQUES

FRANÇAISES

Rénovation des lampes 7/10° Prix : 12 fr. 6/100° Prix : 25 fr. Ces lampes sont généralement remplacées de suite et essayées devant le client.

PARIS (18°) roumaine et

220 francs

POSTE A 4 LAMPES « AGRphone »

avec tous les perfectionnements Le C. 119

Véritable « Tuned Anode Amplifier » Grande sélectivité — Pas de radiation Haut rendement — Marche garantie Parfait pour fort haut-parleur

Description technique: Poste à 4 lampes, 2 HF à résonance + 2 BF à transformateurs. Selfs et condensateur d'accord et résonance avec couplage variable de ces deux circuits. Rhéostat A.G.R. à réglage continu. Dessus ébonite, indications gravées. Ebénisterie vernie tanpon luxe. Ondes de 150 à 3.000 m. Construction de haute précision, emploi exclusif de matériaux de choix. Expédition contre mandat de 230 francs

AGRphone II, avec 2 rhéostats..... 230 s

VENEZ ENTENDRE ET COMPARER AVEC LES POSTES A 1.000 FRANCS DEMONSTRATIONS DE 13 HEURES :: : A 20 HEURES :: ::

AGRIa

Poste à 5 lampes pour les grandes distances (1 HF à résonance + 1 dét.+1 BF+2 TBF)

Complet en ordre de marche avec selfs 200-300 ohms. 5 lampes, 1 accu 6 v.-50 AH, 1 pile 80 v. 1 casque, 1 haut-parleur AGRvox 700 s

Poste « AGRPhone » complet en ordre de marche avec lampes, 1 accu 4 v.-30 AH 1 pile 80 v., casque ou haut-parleur réglable. Avec lampe micro et pile 4 v. 5.... 475 ... Avec diffuseur « Omegaphone ».... 500 » Emballage province : 20 fr. en sus.

Emballage province: 20 fr. en sus.

NOS REFERENCES

J'ai reçu mon AGRphone II, et j'ai obtenu en HP Omegaphone: Radio-Paris, la Tour faible, Daventry très fort, on entendait à 50 m. du poste. Daventry fort, absolument pur au diffuseur, sans nasillement. (Pourtant, au point de vue musical, je suis assez difficile, j'ai été chef d'une harmonie pendant 14 ans.)

Conclusion: je vous adresse mes vits compliments pour les qualités de votre AGRphone et pour la façon dont vous m'avez servi. J'avais entendu des postes beaucoup plus chers qui ne rendaient pas mieux.

M. L., directeur d'école, Le Vieil (Vendée). 30-8-25.

Haut-Parleur AGRvox Résistance 4.009 ohms, vis de réglage micro-métrique dans le socle. Prix 120 »

Lampe micro....

Accu TUDOR grosses batteries, bac ébonite, botte bois, 6 v.-50 AH.



PENDANT L'EXPOSITION DE T.S.F.

PRIX EXCEPTIONNELS (valables jusqu'au 10 octobre)

Accumulateur 4 v.-20 AH, 50 fr. — 4 v.-30 AH, 70 fr. — 6 v.-50 AH, 140 fr. — Casque 2.000°, 30 fr. — Lampe micro, 25 fr. - Haut-parleur AGRvox, 90 fr. - Condensateur 1-1.000°, /25 fr. — 0.5.1.000°, 22 fr. — 1-1.000° subdiviseur, 36 fr. — 0.75-1.000° équilibré à vernier, 30 fr. — Condensateur shunté, 3 fr. — Transfos BF cuirassé, 18 fr. - Rheostat cadran, 10 fr. - Pile 80 v., 28 fr. — Inverseur AT, 8 fr. — Pavillon, 10 fr. — Mat métal, 5 mètres, 70 fr. - Poste à galène, 25 fr.- Selfs nid d'abeilles montées, 25, 35, 50 spires, 8 fr. — 100, 150, 200, 250 spires, 10 fr. - Lampe émission 20 w., 40 francs.

Remise 10 0/0 sur postes AGRphone et AGRIa nus ou complets.

Visitez notre stand à l'Exposition de T.S.F. (Magic City)

ct demandez-nous une démonstration au Modulateur-contrôleur électrique

Representant au courant I.S.F. cherche représen-tation Paris ou previnc - Ecrire Louis Ro-ques, 48, rue de Malte, Paris (11°)

A vendre excellent posts superhétérodyne Lévy neuf dernier modèle - S'adresser Cte de Ca-barrus, rue du Regard, Paris (6*)

l CEDERAIS 1 tablea, redresseur LINDET 110 v 50 p. avec ampèremètre, rhéostat, pour charge accus de 4 v à 50 v . 1 accu 4 v 50 AH 4 lampes Radio-Secteur neuves . 5 lampes Radio-Micro neuves . - Faire offre Taisant, 62, bd Félix-Faure. Châtillor-sous-Bagneux (Seine)

BREVET A VENDRE Le propriétaire du brevet d'invention français

Le proprietaire du brevet d'invention trançais 55.882, pour PERFECTIONNEMENT; A LA RECEPTION DE SIGNAUX RADIOTELEGRAPHIQUES offre de rendre ce brevet ou d'en' concéder des li-cences d'exploitation Pour tous renseignements techniques, s'adres-ser à M. Emile BERT, invénieur-conseil, 7, boul. Saint-Denis, Paris

J'echangerais difr. Pathé Lumière ou H.P. Brown les accessoires suivants : 1 cadre P et G. ondes avec plots inter. 1 m.x80, 1 filtre antiparasites Péricaud, 1 lampe Radio-watt R. 31 neuve avec 1 intermédiaire, 1 bobine Rumkorf et petit moteur pour tubes Geisler, le tout garanti bon état.

CORRESPONDANTS

Avant de publier la liste générale de nos correspondants de province, nous informons nos lecteurs que notre journal n'est pas encore représenté dans les départements suivants:

Ain, Aube, Allier, Aveyron, Ardèche, Corse, Côtes-du-Nord, Côte-d'Or, Creuse, Cantal, Deux-Sèvres, Gard, Hautes-Alpes. Haute-Vienne, Haute-Saône, Haute-Marne. Jura, Landes, Loir-et-Cher, Seine-et-Marne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vosges, Vendée et

de ces 24 départements et de préférence au chef-lieu et qui désireraient être correspondants de l' « Antenne » pour leur département, de bien vouloir nous faire parvenir leurs nom et adresse ainsi que leurs réVient de paraître:

RADIO - ADRESSES

Annuaire de la Téléphonie sans fil 1925 - 2º année

Prix 12 tr.
Administration-Publicité: 12, rue du Helder PARIS (9°) Tél. : Louvre 53-11

MONTEUR SPECIA ISTE

Exécution rapide et soignée MONTE TOUS POSTES A FORFAIT Nous prions les personnes habitant l'un PERONNET, 31 bis, rue Orfila. PARIS STEP PER STATE OF THE STATE OF

> Publications Henry ETIENNE Le Gérant V MEISTRE

Imp. Réaumur, 98, rue Réaumur, Paris