





Samedi dernier deux événements sensationnels incitaient les sans-filistes à accorder leurs appareils sur le poste des P. T. T. : le reportage du match-éclair Pladner-Genaro, consécration de la lorce et de la souplesse maseuline; puis la retransmission de la Fête du Radio-Club du XX° arrondissement au cours de laquelle devait être élue la Reine de la T. S. F., consécration de la grâce et du charme féminin.

La surprise fut grande dans les bureaux du « Haut-Parleur » lorsque les quotidiens annoncèrent que le choix des sans-filistes - qui sont gens de goût s'était porté sur la secrétaire de notre directeur, Mlle Paulette Joudrier, qui fut élue avec une imposante majorité.


La gloire de la jeune reine pour éphémère qu'elle soit rejaillira un peu sur notre journal, dont elle est l'une des plus anciennes et des plus dévouées collaboratrices; ce titre, plus encore que les autres, peut-être, sera apprécié des sans-filistes.

Une heure! un roulement de tambour: le public se masse, curieux, autour de l'estrade. Quelques minutes d'attente, et une, puis deux... dix jeunes filles, toutes plus gracieuses les unes que les autres, viennent, leur carton numéroté à la main, se présenter devant le public. Qui choisir, parmi elles ? C'était



Reine de la T. S. F. (1929)



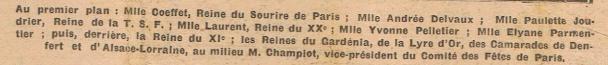



assez embarrassant. On distribue de petits bulletins, on les ramasse, puis bien vite, vers la salle de dépouillement, où tout le Comité est réuni, on les emporte. Le nombre des votants était assez grand, et la délibération fut longue; une pointe d'émotion perçait dans le regard de ces jeunes beautés.

Et voilà M. Champiot que l'a-s'avance, il engage, dans dirain, 49, court discours plein d'humo rie-d'Orl.). calles qui ne seront pas élé appareil à ne pas désespérer, et à tentadr. chez la chance l'année prochaine.

Une heure et demie! un autre roulement de tambour, le public se masse, curieux, vers l'estra-de, et il entend sentencieusement prononcer le verdict :

Mlle Joudrier Paulette est élue Reine de la T.S.F. pour 1929, Miles Delvaux Andrée et Pelle-tier Yvonne seroni ses demoiselles d'honneur. Et, tandis que Mlle Ramondou et M. Karcher couronnent la nouvelle souveraine, les applaudissements éclatent. Emue, elle souriait reconnaissante au public. Et nous, nous sommes particulièrement heureux de ce choix, puisque Mlle Joudrier fait partie du personnel du « Haut-Parleur ».

Deux heures! Le jazz Léon Raiter reprend ses refrains.

Puis c'est le défilé, aux sons de la « Marseillaise », c'est le vin d'honneur, c'est... le début d'un règne que nous souhaitons heureux.

RÉDACTION-ADMINISTRATION HALL D'EXPOSITION

Av. de la République PARIS-XI° - Tél. : Ménil. 71-48

SUPER V

RÉALISATION DE ROBERT KUSSIK

Les bobinages à faibles pertes. — Les amplificateurs de puissance. - Vers l'alimentation totale sur l'alternatif. - Les ondes courtes. - Phono et pick-up. - La physique sans formule, etc...

Les articles, dessins et schémas publiés sont la propriété exclusive du Journal. Ils ne peuvent être reproduits sans l'autorisation de la Direction.

Les manuscrits et documents même non insérés ne sont pas rendus.



23. Av. de la République Paris (XI') -

Tol. : MENIL, 71-48 Chèques post. : PARIS 424-1

ETRANGER

70 fr. 40 -

ABONNEMENTS

FRANCE

CINQUIÈME ANNÉE

Nº 185 .-: 10 Mars 1929

Après une récente réunion de la Riechs-Après une récente reunion de la Riechs-funk il a été décidé de porter la puissance de Zeesen à 200 kw pour que les programmes de Berlin puissent être reçus de l'Allemagne entière. De même, comme contrecoup à la décision des P.T.T. en France, d'établir une station puissante à Strasbourg, la station relai de Fribourg-en-Brisgau sera rééquipée avec des appareils plus puissants.

Croit-on que le télégraphie sans fil soit capable de rendre service dans les éco-

Lorsqu'un grand professeur fait devant le micro une conférence sur un sujet classique, il est évident que les élèves ont intérêt à l'en-

En France, il n'y a pas dix écoles qui aient à leur disposition la T.S.F.

On vient de faire le dénombrement aux Etats-Unis, Il y en a plus de cent vingt mille. Evidemment cela constitue une différence.

Combien de temps nous faudra-t-il pour rat-traper ce retard? Nous n'osons pas poser la

Le ministre de l'Instruction publique devrait bien se préoccuper de cela pour que notre infériorité sur les autres ne devienne pas dangereuse.

---

Le D' Alexanderson vient de déclarer, dans un discours qu'il a fait devant « l'International Civil Aéraunolics » qu'il avait inventé un appareil permettant d'envoyer d'un avion un signal télégraphique à la terre et de calculer sa vitesse de réflexion si bien que l'on peut en déduire la distance de l'avion au sol. Il pense en particulier que cet appareil perfectionné permettrait aux navires des régions polaires de trouver dans la brume quelle distance les sépare des glaces. ----

En Italie, l'E. 1. A. R. vient de faire l'acquisition d'une grande pièce de terre près de la Piazza Mazzini à Rome, où à remya construite la nouvelle station de 50 kw. de plus grand studio aura à peu près 24 m. ir 12, il y aura en outre quatre autres studios dont deux seront réservés aux conférences. On espère que la station émettra avant la fin de l'année. On envisage également la construction d'un poste, à ondes courtes (25 à 80 m.) de 12 kw qui serait réservé aux communications avec les colonies italiennes de l'Afrique Orien-

Le communiqué gouvernemental, sur le Le communque gouverneur le Conseil de Cabinet qui s'est Lenu le 29 février, sous la présidence de M. Raymond Poincaré, est absolument muet sur la question de la radiodiffusion.

C'est cependant à ce Conseil de Cabinet que M. Germain Martin, sous-secrétaire d'Etat aux P.T.T., a remis à chacun de ses collègues le rapport qu'il avait été chargé de faire sur les éléments actuels du problème de la radiodif-

Le projet conclut, comme notre confrère Comoedia l'avait demandé, à ce que l'organisme central de radiodiffusion soit rattaché à la présidence du Conseil ou, à son défaut, au ministère de l'Instruction publique.

Il admet et respecte les principes des droits d'auteur, mais avec des vues « étatistes » qui ne seront certainement pas du goût des associations et de l'élite intellectuelle française.

Il préconise une absolue neutralité en ce sens que, par T.S.F., ne seraient plus diffusés: discours politiques, sermons de carême, etc., bref tout ce qui peut être un sujet de polémique ou étendre un droit de réponse qu'on voudrait limiter et circonscrire dans des conditions différentes et beaucoup plus restreintes qu'en matière de presse.

abonnez-vous

grises de la mélancolie tourbillonnent aubrièveté de la vie, l'ingratitude universelle, la fragilité des serments d'amour, Vais-je sombrer dans une délectation morose ?

Non! Comme on ouvre une fenêtre pour crier: « Au secours I » je tourne le bouton d'allumage de mon appareil de T.S.F. et voici l'Univers qui pénêtre dans ma

Où suis-je ? En quel lieu géographique je me joins à la ronde joyeuse ou triste de la vie ? Un coup d'œil sur les chiffres des boutons me renseigne : Daventry. Une musique grave et solennelle ; elle m'est transmise d'une église. Je le jurerais; je perçois la résonance des sons qui se répercutent sous des voûtes profondes, une atmosphère d'abîme vibre au-delà des notes; on dirait un murmure d'infini, le bruissement des ailes des anges. Mon âme s'élève et participe pleinement à cette musique religieuse... car ce sont des airs sa-crés, j'en suis sûr. A quoi bon vérifier en consultant le programme. L'effort qu'il faudrait accomplir pour saisir le journal, romprait peut-être le charme mystique... Les yeux fermés, je vois les lueurs des cierges qui tremblent dans les ténèbres; les prêtres aux gestes lents et hiératiques... les fidèles aux regards d'extase...

Cette musique qui me bouleverse, vient peut-être d'un temple protestant. Qu'importe. Maintenant que j'ai fait cette hypothèse, je devine dans les rythmes qui s'envolent, là-bas, les ferveurs d'une âme d'artiste ravagée par des scrupules parce qu'elle craint de prendre un plaisir trop profane à louer Dieu. Ah! ces âmes rigides et sévères qui luttent contre leur instinct esthétique, comme elles sont pathé-

thiques ! Haletant, je suis le drame...

Soudain, une voix retentit. Inquiet, j'écoute le langage inconnu. Ce n'est pas un débit d'homme d'église...

Un air de jazz éclate comme un blas-phème. Horreur! J'étais tombé tout simplement dans un concert banal. Une fois de plus, j'ai été victime de mon imagi-

Confus, je tourne les boutons de mon poste. Une voix jeune, sympathique et bien timbrée m'accueillit. Dans ses résonances, on perçoit en sourdine une sorte d'accent mièvre et précieux, comme des intonations d'enfant bien élevé, à qui des professeurs pieux et éloquents ont incul-qué solidement l'horreur des gros mots et l'amour des belles phrases bien balancées qu'on récite en chantant sur les syllabes finales. C'est André Delacour, de la Tour Eiffel. Intéressé, je tends l'oreille.

J'apprends ainsi que M. Machin vient d'être promu Grand Officier de la Légion d'honneur. Bravo. Félicitations à M. Ma-

Un mari de tempérament un peu vil, a tiré des coups de revolver sur sa femme, qui flirtait. Oh! le vilain jaloux.

Mais ces nouvelles me laissent froid. Au revoir, Delacour ; je me sauve... A travers l'espace, je rencontre succes-

sivement une musique aigre qui me crispe les nerfs, une autre qui essaie de me raccrocher comme une semme de mauvaise vie. Est-elle jolie ? A peine lui ai-je demandé sa nationalité qu'elle se tait et fuit. Allumeuse, va!

Des voix étranges chuchotent dans un JEAN DES VIGNES-ROUGES. Des voix étranges chuchotent dans un

Le Dr Dauvillier allie la télévision et

les rayons X dans son appareil le « ra-

les rayons X dans son appearant X tra-diophote » un faisceau de rayons X tra-

verse un disque tournant de nipkow et explore donc le corps du malade. Derrière le malade

se trouve une ampoule au célénium. Les cou-

rants amplifiés sont envoyés dans une lampe à

néon que l'on observe à travers un disque ana-

logue au premier et tournant d'un mouvement synchrone. L'avantage est que l'on peut ampli-

fier les images et que l'opérateur est à l'abri

Le revue « Radio-Vendeur » est adres-sée à tous revendeurs et constructeurs belges installés. Demandes : 48, boule-

La station du monde la plus au nord est celle de « Point Barrow » dans l'Alaska. Son rôle principal est d'émet-

tre des rapports destinés par le Service amé-

---

vard de la Sauvenière, à Liége.

ricain de méléorologie.

des rayons.

C'est l'heure du crépuscule. Les ondes coin d'Europe. Peut-être suis-je tombé sur des conspirateurs qui ourdissent un noir tour de moi. Il me vient des vues sur la complot ? C'est plus prudent de s'en aller.

Je reviens en France. C'est encore Delacour qui, le sa voix sucrée, fait une présentation : a C'est une des intelligences les plus aigues de norre pays, non seulement elle comprend les problèmes subtils que posent les âmes les plus complexes, mais elle est apte aussi, par sa compréhensive sensibilité, à épouser toutes les douleurs et toutes les joies de notre pauvre humanité ».

- Quel phénomène de foire va-t-il

nous montrer ?

A peine ai-je formulé cette irrévérencieuse réflexion que j'entends Delacour

...Vous allez donc avoir le plaisir d'entendre Mme Aurel »

Voilà comment on commet des gaffes ! J'en rougis d'émotion, car Mme Aurel est un écrivain pour qui j'ai la plus grande estime. A une seconde près, elle a failli entendre mon propos gouailleur, Peut-être même l'a-t-elle deviné. Mais elle a trop d'esprit pour ne pas me pardonner, d'autant plus que c'est un peu la faute de Delacour : si on pénêtre chez lui au milieu d'une de ses grandes périodes harmonieuses, on reste un temps infini avant de savoir de qui il est question...

- Chère Madame Aurel, je suis donc ravi de vous entendre... ou plutôt, je voudrais être ravi... Je feins même de l'être, mais à vous qui, dans vos œuvres, cherchez avec tant de courage « l'âpre vérité » impossible de vous le dissimuler : je vous

entends mal.

Comment diable cela se fait-il ? A la ville. vous avez une charmante voix cristalline, je l'ai entendue ; mais ce bruit exquis de perles remuées que font vos paroles quand elles sortent de vos lèvres, devient si frêle et si terne, quand il a été malaxé par les ondes, qu'on le perçoit à peine. En vain, je me penche sur la conque de mon haut-parleur (de 750 francs s'il vous plaît!) la fin de vos phrases ne me parvient que sous la forme poétique

Mais c'est un oiseau qui a une bien jolie expérience de l'amour. J'attrape au passage des conseils qui s'adressent à tous les

« Respectes ta femme, elle croit peutêtre que pour te plaire elle doit s'entrainer à faire la guenon. Détrompes-là, dis-lui que, pure, elle t'agrée mieux que la farceuse qu'elle feint d'être; aime :a candeur; qu'elle soit pour toi non une bonne fortune, mais une grande fortune... »

Merci, Madame. Ah l pourquoi n'existe-t-il pas une école des futurs époux dont vous seriez la directrice ? Quelle fabrique de bonheur ce serait...

Je rêve à cet Eden que vous nous promettez et soudain je m'aperçois que cette diction, qui me gênait tout à l'heure, favorise l'envol de mon imagination : ces fins de phrases — que vous ne sauriez rendre plus intelligibles en prenant une voix de gorge — c'est exprès sans doute que vous les faites s'évanouir dans les plus hautes notes : Ah I je reconnais bien là votre subtilité et votre goût de mystère.

Mais excusez-moi, chère poétesse ; je suis obligé de prendre congé : j'ai un rendez-vous important à Prague...

JEAN DES VIGNES-ROUGES.

Le projesseur Essa, de léna en Al-de Physique Technique de léna en Al-lemagne fait des études spéciales sur les lemagne de 3 mètres avec lesquelles il a établi des communications à des distances de 100 kms. Il est intéressant de se rappeler que 100 stations peuvent travailler entre 200 et 600 mètres tandis que 10.000 stations peuvent émettre théoriquement entre 20 et 60 mètres.

---Cn chuchote que Rauto. Con chuchote que Rauto. Con chuchote que sous peu un vaste auditorium installé dans une salle de l'Hôtel conhoitens que ses concerts ne se bor-On chuchote que Radio-Forez (Saintde Ville. Souhaitons que ses concerts ne se bornent pas à des disques de phono et que le spea-ker n'ait pas un accent local si prononcé que celui qui en remplit actuellement les fonctions.

---Arlon, dans le Luxembourg Belge possède un petit émetteur de 250 watts qui émet sur 315 m, l'indicatif est « RadioDADIOPHONIE POUR TOUS

Première Revue Franco-Belge en de vulgarisation T. S. F. Editée par le MAUT – PARLEUR

le Nº 2 Ir. 50 ABONNEMENTS D'UN AN FRANCE 20 fr. - ÉTRANGER Port en sus

RADIO-GUIDE

PUBLICATION ANNUELLE (Modele déposé)

Les problèmes juridiques que pose la T.S.F. sont loin d'être résolus, en Al-lemagne comme ailleurs. Outre les questions de droits d'auteur, de publicité, etc., qui se présentent sous un jour nouveau, il y a les nécessités politiques ou sociales, les désirs et les besoins des amateurs de radio de jour en jour de plus en plus nombreux.

La Société de T.S.F. du Reich et la So-ciété allemande d'Etudes pour le droit en ma-tière de T. S. F., émues de l'état de choses actuel, viennent de mettre au concours un étude juridique du sujet suivant : Le Droit de la communauté et le Droit du particulier en T.S.F

Les participants à ce concours devront faire parvenir leur envoi avant le 30 août 1929.

Les Chambres discutent actuellement le projet de loi déposé par M. Barthou, tendant à organiser le régime des loyers. Tous les sans-filistes étant locataires, suivent les débats avec intérêt, mais en simples locataires pensent-ils, et non en sans-filistes...

Or, il faudrait profiter de la période actuelle d'élaboration pour faire insérer dans la loi Barthou certaines dispositions concernant les sansfilistes. Je veux parler du droit à l'antenne,

Jusqu'à présent, la législation étant muette sur ce point et la jurisprudence encore très pauvre et contradictoire, de nombreux conflits éclatent entre propriétaires et locataires sans-filletes et locataires sanspartient, dit le propriétaire, et je refuse de som y laisser arborer des poteaux et des fils inesthétiques. » De même pour les fenêtres, balcons, etc., etc. Certaines municipalités, dont celle de Lyon ont même sévèrement réglementé l'installation des antennes.

Que toutes licences ne soient pas permises dans ce domaine, soit. Mais il importe qu'une réglementation intervienne au plus tôt, valable pour toute la France, et qui, ayant été discutée contradictoirement, tiendra compte dans la plus large mesure possible des divers intérêts en pré-

Quel député fera insérer cette réglementation dans la loi sur les loyers? Il sera béni par un million de sans-filistes.

Le nouveau catalogue illustré des Eta-blissements Beausoleil est paru, il com-Le nouveau catalogue nustre des Euroblissements Beausoleil est paru, il comporte 32 pages, dans lesquelles le sansfiliste trouve tout ce dont il peut avoir besoin.

Ce nouveau catalogue est envoyé à nos lecteurs qui en font la demande accompagnée de deux timbres de 50 centimes à M. Beausoleil, 4, rue de Turenne, Paris.

Parmi les audiences accordées le 2 mars par le Saint-Père, on note celle de la commission des architectes de la Cité du Vatican, présidée par le sénateur Luca Beltrami, et celle du sénateur Marconi, qui serait, dit-on sous toutes réserves, chargé de l'installation d'une station radiotélégraphique à la Cité du Vatican.

D'après des ingénieurs allemands, les troubles de réception que l'on a constatés particulièrement à la célèbre station thermale de Wiesbaden seraient dûs à l'action électrique ou radioactive des eaux minérales qui circulent sous la ville. Les perturbations sont surtout sensibles après le coucher du soleil.

Les amateurs belges peuvent se docu-menter sur les transfos Croix, les Co Tavernier, les pièces J.D., auprès de la firme Blétard, 43, rue Varin, à Liége; mais elle livre exclusivement aux revendeurs et constructeurs installés.

UVONNEZ-VOUS

## La Vie des Ondes

### CONTRIBUTION A L'HISTOIRE DE LA LAMPE MICRO

honorable sans-filiste de l'antiquité, Esope, déclarait que les lampes étaient ce qu'il y a de meilleur au monde et de pire tout à la fois.

« Ce qu'il y a de meilleur au monde ». Sur ce point, tous les amateurs, sauf quelques galénistes intransigeants, seront d'accord avec lui. Mais pourquoi « ce qu'il y a de pire » ? Pour comprendre ce paradoxe, il faut se reporter au temps où vivait Esope. Les seules lampes dont on disposât à cette époque pour les besoins de la radiophonie étaient des lampes à huile, fort grossières, sans grille, ni plaque, et sans fila-ment — ce qui, d'ailleurs, ne les empêchait pas de filer. Elles ne donnaient en T.S.F. que des résultats négatifs, à cause du grésillement continu qu'elles faisaient entendre, et qui, lorsqu'on mettait plusieurs de ces lampes en série, s'amplifiait au point de couvrir toute émission. C'est même pour cette raison, s'il faut en croire les archéologues, qu'aucune station de radiotéléphonie ne fonctionnait, et que les agences télégraphiques préféraient — souvenez-vous de Marathon — faire porter les messages à bras d'hommes.

Les plus anciennes lampes de T.S.F. semblent avoir été les torches, que les constructeurs de la Tour de Babel avaient l'intention d'allumer, au dernier étage de cet édifice, pour transmettre aux tribus lointaines les signaux horaires et les bulletins météorologiques. On devait utiliser, pour la diffusion des dépêches, un code assez analogue à celui qui est actuellement en usage pour nos communications télégraphiques. Un point lumineux correspondait à hé; un point, un trait (le trait était obtenu par un rapide déplacement de la torche dans le sens horizontal) significait, aleph; un trait, deux points, daleth; cinq points, zuth. Et ainsi de suite...

Malheureusement, ce projet n'eut pas de suite, car l'Eternel, qui n'aimait pas la radio, sema la zizanie dans le sein de la société qui avait fondé le Journal lumineux de la Tour de Babel. Les membres de cette compagnie n'avant pu se mettre d'accord sur le dialecte à employer pour les transmissions, il en résulta de tels brouillages, que l'entreprise dut être abandonnée. Je n'insiste pas sur cet événement, que tous les historiens ont rapporté, et auquel ils ont donné le nom, resté fameux, de a confu-sion des lampes ».

Il faut faire un bond de cinquante siècles pour voir reparaître la lampe radio. On la retrouce dans les contes arabes, entre les mains du jeune Aladin. Nous ignorerons toujours quel fut le fabricant de cette lampe de la série merpeilleuse. Mais nous en connaissons les caractéristiques, lesquelles étaient éraiment... caractéristiques, c'est ou jamais le cas de le dire. Elle pouvait, en effet, servir indifféremment à la télévision, à la télépathie, à la télémécanique, (puisqu' Aladin put, grâce à elle, faire construire en une nuit tout un immense palais), et même à la télégastronomie, car, nous disent les Mille et Une Nuits, il suffisait de la frotter légèrement pour voir apparaître un génie accompagné de serviteurs portant des plats pour un banquet de cinq cents couverts. Ét tout cela dans des plats d'argent, ce qui n'était pas un détail négligeable.

Quel dommage qu'Aladin, après son mariage avec la princesse Badroulboudour, ait cru devoir faire cadeau de la lampe à son beau-père le Sultan, au lieu d'en entreprendre la fabrication en série. Ce vieux fou dut vouloir regarder ce qu'il y avait dedans. Or rien n'est plus malsain pour les lampes.

Et l'humanité devra encore attendre de longs siècles avant de retrouver le secret de la lampe grâce à laquelle sera enfin réalisé le problème de l'alimentation totale, vraiment totale, sur l'alternatif. C'est-à-dire, non pas seulement l'alimentation du poste récepteur, mais celle du sans-filiste et de sa famille.

GEORGES-ARMAND MASSON.



## deson

Les meilleurs appareils Les meilleurs enregistrements Salons de vente :


18, Bª Haussmann, 6, r. Edouard-VII - Paris 34, Allées de Tourny - Bordeaux 71, La Canebière - Marseille

Pour renseignements et adresse des revendeurs dans votre localité, écrire 7 et 9 Bd Haussmann

Milledun Conseils
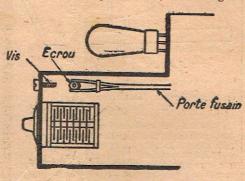
## POSEZ UN ECROU EN UN ENDROIT DIFFICILE A ATTEINDRE

S'il est des montages faciles à exécuter, et où les vis et écrous peuvent s'atteindre aisément ; il n'en est pas de même de cer-tains autres où, en raison de leur disposition particulière, il est pratiquement im-possible d'atteindre telle ou telle vis. La clé à tube est évidemment une solution, mais du moins en ce qui concerne le serrage de



· 4387. Conseils.


l'écrou ; il faut, auparavant, pouvoir l'engager sur la vis.

Le croquis que nous soumettons ici à nos lecteurs leur permet aisément de constater qu'un simple porte-fusain que l'on trouve dans toutes les librairies, leur permet de serrer l'écrou, afin de l'engager sur son pas-de-vis. Après un tour ou deux, on re-tire le porte-fusain, en tirant légèrement : l'écrou est fixé l'écrou est fixé.
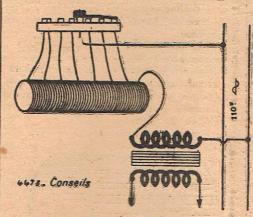
### CONSTRUCTION D'UN RHEOSTAT DE 150 à 200 OHMS POUR PRIMAIRE DE TRANSFOS

Un tel rhéostat est très utile, lorsqu'on se sert du courant alternatif, pour l'alimentation du circuit-plaque de ses récepteurs. Nous considérerons que cette utilité se manifeste plus encore lorsque les filaments des lampes sont chauffes de la même façon; en ellet, une légère surtension du secteur ahrège rapidement la durée des tubes récepteurs. Utile à Paris, il faut considérer ce dispositif comme indispensable en banlieue et en province, où l'on trouve fréquemment des secteurs dont la tension varie d'une heure à l'autre, de 10

Sur une carcasse d'amiante, on bobinera environ 25 mètres de fil résistant d'environ



800 ohms aux 100 mètres. Les fils R.N.C.-1 de 4/10° correspondent à peu près à ces données, résistance prise à la température

Une prise sera faite tous les 4 mètres environ et viendra aboutir à des plots fixés en cercle sur une plaquette d'ébonite. Une manette rermettra d'intercaler en circuit, tout ou partie de la résistance de notre rhéostat de fortune.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### RECTIFICATIF A NOTRE MONTAGE DIFFERENTIEL D'ALIMENTATION PLAQUE

Une erreur de dessin nous a fait intervertir les polarités de sortie du tableau. Lire + 80 au lieu de — 80 et inversement.

Par suite, la sortie de la résistance 30.000 ohms doit être reliée non plus à C = 1MF mais au nouveau + 80.

\*\*\*\*\*\*\*\*

## LE PROBLEME DE LA BIGRILLE


Du bon fonctionnement de la bigrille oscillatrice dépend celui du changeur de fréquence tout entièr. Quelle que soit la qualité des moyenne fréquence adoptées, quel que soit le soin apriporté au montage de l'ensemble, rien ne compensera le fonctionnement défectueux de la Tétraode.

Combien de « supers » sont en panne, sans qu'il soit possible à l'amateur d'en déterminer la cause? On lui conseille fort judicieusement d'essayer une autre bigrille, mais cet essai comporte une dépense assez contraire, une lampe épuisée ne lourde, sans aucune certitude d'avoir en cune déviation à ce même milli.

mains l'outil parfait qui apporte le remède au mal dont souffre le poste.

Assurez-vous que votre bigrille n'est pas épuisée et qu'elle oscille toujours ; cette dernière condition est indispensable pour qu'elle puisse être capable d'assurer le role que vous désirez lui faire remplir.

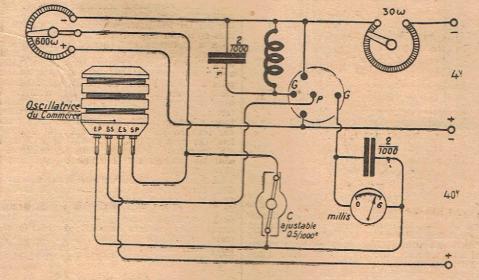Le petit ensemble ci-dessous construit avec quelques organes courants que possède tout sans-filiste, permet de réaliser un lampemètre simplifié. La déviation du milli indique l'oscillation de la lampe. Au contraire, une lampe épuisée ne donne aucure déviation à ca mêma milli



4386. Conseils

## Le 10° heureux gagnant

Notre 10° réalisation de cette semaine a été gagnée par notre abonné nº 14213.

## M. LEFRANCOIS. Paul 33, rue du Tréport, à EU (Seine-Inf.)

qui pourra prendre possession, le 21 mars, à nos bureaux, du montage avec lequel nous avons fait nos essais.

Nous rappelons que, chaque semaine, le poste décrit dans notre double page sera tiré au sort parmi nos abonnés.

## Les sans-filistes parisiens bougent!

Nous avons donné dans notre dernier numéro, un bret compte rendu de la récente assemblée générale de l'Association des Auditeurs de T.S.F., chargée, en vertu du décret du 26 décembre 1926, de gérer le poste de l'Ecole Supérieure des P.T.T.

Les divergences de vues existant entre les membres et le Conseil d'administration, rendaient indispensables une assemblée générale extraordinaire. Cette dernière eut lieu le samedi 2 mars. De vifs incidents n'ont pas manqué de se produire.

Laissons donc, à M. Maurice Nègre, le soin de vous donner le compte rendu de cette assemblée mouvementée;

Ce fut une belle séance.

Deux cents auditeurs y assistaient. Ils prirent en trois heures une juste revanche des sottises qu'on leur débite chaque jour depuis trois ans.

Autour du président de l'Association, fonctionnaire des Finances que l'on regrette de trouver dans cette galère, cinq à six personnalités du studio étaient là à titres divers.

Celui-là parce qu'il fait fonctionner l'auditorium, cet autre parce qu'il dit, partout, qu'il le fait fonctionner.

L'un représentait la musique et tous les arts, du même coup, un autre ne représentait rien que lui-même.

Il y avait encore le caissier de l'association.

Il y avait encore le caissier de l'association, son conseiller juridique, ce qui n'est pas une référence, et un représentant du ministère des P.T.T. venu à la réunion pour prendre le vent

Ouverte à 14 heures, la séance commença dans un calme relatif. Certains assistants passaient L'Ami du Peuple à leurs voisins, et les quelques précisions que nous avions apportées venaient s'ajouter à un écœurement déjà

Pourtant la première partie de la réunion fut

C'est que le président et le bureau, peu ras-surés, approuvaient toutes les demandes des auditeurs avant même qu'elles ne fussent for-

mulées.

Successivement on accepta la création d'une Commission de contrôle des comptes, de contrôle des ressources, d'une Commission des programmes, d'une Commission de propagande, toutes recrutées parmi les auditeurs.

Mais des dispositions aussi conciliantes ne cachaient qu'un piège grossier.

Au détour d'une pirase on comprit que la présidence et le Bureau de ces Commissions avait été déjà constitués avec des amis des membres du Bureau et que les auditeurs n'y seraient introduits que comme figurants.

Le tapage allait éclater. Le président céda.

seraient introduits que comme figurants.

Le tapage allait éclater. Le président céda.

Certains demandaient que l'on reparlat des comptes, mais le Bureau si opposa, assurant qu'ils avaient été régulièrement approuvés à l'assemblée précédente, sans préciser que la majorité n'avait été obtenue que grâce aux voix du Bureau, approuvant sa propre gestion.

Nouvel incident. Depuis l'avant-dernière assemblée, certains rédacteur du Radio-Journat de France avaient été exclus parce que, trop curieux, ils avaient demandé des comptes.

Et leur départ avait été obtenu par une combinaison si malpropre que tous les assistants crièrent leur indignation.

Là encore le Conseil tenta de se rehabiliter aux yeux de l'assemblée. Sans enquête, il procéda à la réintégration des exclus, s'infligeant ainsi à lui-même le plus formel des camouflets.

Mais la mesure était comble.

Toute la salle criait : « Démission ! » et aussi : « Rendez des comptes et allez-vous en. » Mais le Conseil prétendait n'obéir à aucune de ces suggestions.

Oubliant de lever la séance, et sous les huées.

ces suggestions.

Oubliant de lever la séance, et sous les huées, le président prit la fuile et le bureau derrière lui.

C'était l'effondrement. Demeurée dans la salle

Cetait l'eilondrement. Demeuree dans la saile la majeure parlie des assistants vota à main levée la démission du bureau.

Espérons que les P.T.T. comprendront le sens de cette manifestation, et qu'ils donneront enfin aux seuls auditeurs, le poste qu'un ministre trop adroit ne leur confia jadis qu'en apparence. — Maurice Nègre.



#### VIENT DE PARAITRE L'AMI DU SANS-FILISTE

Par J. Peube, ingénieur diplomé E. S. E.

Contient: 15 montages les meilleurs, avec schémas, tuyaux, conseils pratiques, secrets, dictionnaire des termes en T. S. F. Historique de la T. S. F. etc... 12 fr. Franco poste, 13 fr. Etranger 15 fr. franco, Aux N. E. F., 35, rue du Rocher, Paris (8e), catalogue T. S. F. 1 fr. Chèq. Postaux 1255-48 Paris. Un gros volume avec 150 illustrations. Contient : 15 montages les meilleurs.



## TRANSFORMATEUR moyenne fréquence ACCORDÉ



## INIO MONTEURS et REVENDEURS APRIL

Pièces détachées et accessoires des meilleures marques aux meilleurs prix

GALERIES de la RADIO et de l'Éclairage

18, Joulevard des Filles-du-Calvaire . PARIS Tary general adresse gratuitement sur demande

Remise spéciale aux lecteurs du "Haut-Parleur" 



Ses Transfos H.F - M.F - TESLAS Oscillatrices Selfs de choe

Demandez notre notice :: gratuite et franco :: Crs. 21. rue Pierre-Curie - Téléphone : 696

PRIX IMPOSÉ 35 frs Sons rival comme

Presentation Suissance Foids 1 Solx


DESCRIPTION DETAILLÉE DANS NOTRE JOURNAL "PADIO-MONTAGES" envoyé gratuitement.

ET' ARNAUD STE Ame 3. Impasse Choreton. PARISXV-3. Jue de Liège — PARIS IX-UE A. BLETARD BELGIOUE
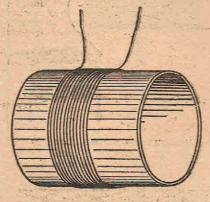
## Les hobinages à faibles pertes

Il est en technique radioélectrique une tendance à laquelle il est bon de ne jamais se laisser entraîner : c'est celle d'augmenter d'une façon exegérée le nombre de lampes. Il parnit évidemment facile de rattraper par la quantité le mauvaise rendement unitaire. A première vue, c'est une solution, mais, quelle mauvaise solution ! Avant tout, disons que l'excès en tout est un défaut et qu'il est aussi néfaste de vouloir trop exagérer le rendement. Faire du hautparleur sur une lampe, c'est peut-être très sport, mais, généralement ça n'est pau être très sport, mais, généralement ça n'est pas parlait, quel que soit le procédé employé (résistance négative ou autre).

Ce seraît mal nous comprendre que de croire telle noise intention : introduire des réactions supplémentaires entre étages, pousser une réaction simple, augmenter des résistances de fuiles sont des « trucs » qui lésent gravement la pureté d'audition. Or, il est dans les postés, des organes auxquels on n'accorde pas toujours l'attention mérilée, ce sont les condensateurs et les selfs d'accord.




P.M .\_ Fig.1

Les progrès réalisés dans la construction des condensaleurs variables sont importants, et, il est maintenant facile de trouver d'excellents condensaleurs variables. Ce sont d'ailleurs des organes mécaniques dont la fabrication est plutôt du domaine du constructeur. Reste les selfs. Avoir de bonnes selfs, c'est le secret des récepteurs à grande portée. Or, les selfs sont des organes éminemment variables. Suivant tel cu tel montage, telle ou telle self conviendra ; le rendement d'un récepteur sera amélioré, dans des proportions incroyables par l'augmentation ou la diminution d'une self de couplage, ou par le remplacement d'une self de couplage, ou par le remplacement d'une self ordinaire par une self de construction soignée, afin de présenter les meilleures qualités électriques possibles. Croyez bien que ce n'est pas en mettant une lampe supplémentaire devant votre 4 lampes, que vous améliorerez le plus le rendement. Mieux vaut porter votre attention sur les selfs, si ce n'est déja fait.

Les pertes dans les bobinages sont, pour un circuit oscillant normal, de beaucoup les plus

Les pertes dans les bobinages sont, pour un circuit oscillant normal, de beaucoup les plus importantes. Le critérium pour un bobinage, c'ast d'être à pertes réduites au possible « low loss » disent les Anglais, à « faibles pertes » pour parler français.

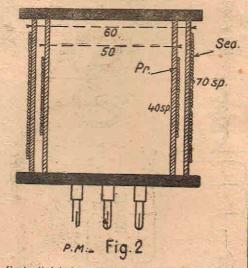Dé quoi se composent en haute fréquence les pertes dans un bobinage ? 1° Des pertes par effet Joule, dues à la résistance chimique du cuivre. 2° Des pertes par courants de Foucault, (courants parasites prenant naissance dans le cuivre, 3° Des pertes par isolement entre les différentes couches du bobinage, 4° Des pertes dans la carcasse support du bobinage,




Il s'agit ici de concilier au mieux les dimensions et les différents modes d'enroulement pour réduire ces pertes, qui dépendent toutes les unes des autrès. C'est donc un juste milieu qu'il faut trouver pour ne pas favoriser l'une au détriment de l'autre.

A première vue, il apparaîtrait que, pour diminuer les pertes dans le cuivre, il n'y ait qu'à augmenter de beaucoup son diamètre, mais, plus la masse de cuivre est importante, plus le sont les pertes par courants de Foucault, d'où un premier compromis à établir. De même, les pertes par capacité répartie et par isolement peuvent être réduites en augmentant l'épaisseur du guipage, mais il ne faut pas exagérer car cela amènerait à une longueur de fil plus grande, et, par suite, augmenterait les pertes dues aux deux premières causes. Enfin, les pertes dans le support peuvent être réduites en réduisant ce support lui-même, et en le supprimant même si cela n'amène pas, par contre-coup, à un bobinage trop serré.

La pratique a d'ailleurs sanctionné les critériums approximatifs de dimensionnement, en un mot les justes proportions à observer. Les recherches ont été orientées vers des artifices de bobinages permettant de réduire au ma dimum et simultanément les différentes pertes. C'est de ces procédés de bobinages que nous nous occuperons aujourd'hui.

Le plus simple des bobinages à faibles per-

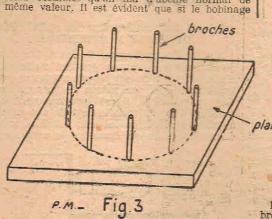tes, c'est le bobinage sur carcasse cylindrique, connu depuis les débuts de la radio (fig. 1). Une bobine cylindrique de 25 spires convena-blement réalisée, vous donners de bien meil-leurs résultats qu'un nid d'abeille normal de même valeur. Il est évident que si le bobinage




en hélicoïde est celui connu depuis longtemps, il ne faut pas pour cela commettre la grave faute des débuts : le gomme-taquage. Dans un tel procédé, il faut surtout disposer d'un support non hygrométrique, tel que le tube d'ébénite mince, le tube de bakélite ou même le simple tube de carton qu'on aura eu soin de passer au vernis à la bakélite ou à l'acétone. Le vernis à l'acétone, très employé maintenant, se prépare en faisant dissoudre quelques morceaux de celluloïd dans de l'acétone. Ce produit est volatile, il faut avoir soin de toujours fermer hermétiquement le récipient le contenant et éviter l'approche d'une flamme.

Le fil employé sera de préférence gaîné à 2 couches soie ou colon. Le bobinage ne sera pas verni, à moins qu'on ne craigne la présence d'une grande humidité du lieu où le poste devra fonctionner. En ce cas, on posera une couche très légère de vernis acétone sur le bobinage.

che tres legere de verms acetone sur le pobi-nage.

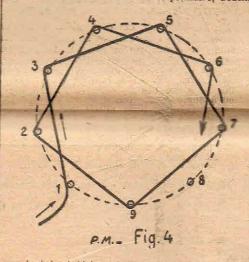Les bobinages basés sur ce principe donnent d'excellents résultats. Citons à titre d'exemple, la réalisation d'un transformateur haute fré-quence destiné au Supra Perfect : sur 2 tubes concentriques (fig. 2) sont enroulés les bobina-ges primaire et secondaire. Le primaire, bobiné



sur le tube intérieur comprend 40 spires de fil 4/10 isolé à deux couches coton, et le secondaire, bobiné sur le tube intérieur, comprend 70 spires du mème fil. Ce transformateur peut être très facilement employé à un montage neutrodyne en effectuant une prise médiane (figurée en pointillé) sur le primaire ou sur le secondaire suivant le montage employé. Nous donnierons plus loin un deuxieme mode de réalisation du transformateur haute fréquence petites ondes du Supra-Pérfect.


On a naturellement cherché à supprimer le support, cause de pertes, et, il y a quelques années, l'application pratique des selfs en gabion a mis sur une nouvelle voie la technique des selfs à faibles pertes. Le gabion est facilement réalisable en enfonçant sur une planchette, un nombre impair de broches disposées suivant un cercle, et, à égale distance les unes des autres. Pour effectuer le bobinage, il suffit de le passer sur les broches en en sautant une à chaque fois. On peut faire des gabions de 5, 7, 9, 11, etc... broches. Cependant dans la pratique, ce sont les gabions à 7 et 9 broches qui sont les plus employés.

La figure 4 illustre ce que nous venons de dire. On voit que le fil partant de la broche 1 va h la broche 3 puis à le broche à 6, 5, 7, 7

plus employés.

La figure 4 illustre ce que nous venons de dire. On voit que le fil partant de la broche 1 va à la broche 3, puis à la broche 5, de 5 à 7, de 7 à 9, de 9 à 2, de 2 à 4, de 4 à 6, de 6 à 8, de 8 à 1, et, le même cycle recommence. Ainsi, deux spires voisines ne sont pas côte à côte, mais, se croisent seulement, entre les broches. Le gabion fini est ligaturé solidement avec du fil à coudre ou de la ficelle fine et retiré des

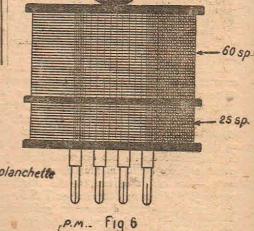broches. Ce bobinage est donc intéressant car 1° Il a peu de capacité répartie ; 2° Il s passe de carcasse.



Pour compter les spires, on comptera le nom-bre de fils le tong d'une broche, et on le mul-tipliera par 2. En effet, il n'y a sur une broche que la moitié des spires, l'autre moitié passant en-dessous, par suite du procédé employé. Le bobinage en gabion, souvent appelé bobi-nage en flanc de panier, a cependant un dé-




faut : il est encombrant et, pour un grand nombre de spires, cela est prohibitif. Parmi les divers bobinages en découlant, se trouve le double flanc de panier représenté par la figure 5. Pour mieux faire saisir la similitude, nous avons représenté un double flanc de panier à 9 broches. On voit que le fil couvre deux broches, en saute deux, en couvre deux puis en saute deux et ainsi de suite.

Numérotons par exemple les broches de 1 à 9. Le fil suivra le trajet 1-2 = 5-6 = 9-1 = 1-4 = 4-5 = 5-8 = 8-9 = 9-3 et ainsi de suite.

1 = 1-4 = 4-5 = 0-5 = 00 = suite.

On voit que, la bobbre étant regardée de

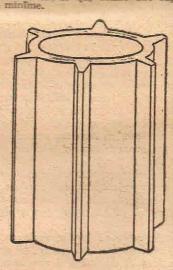

P.M .. Fig. 8


Une fois le bobinage terminé et sorti des broches, il est bon de le lier avec du fil solide, et, de passer sur les arêtes du vernis à l'acé-

et, de passer sur les aretes un verms à l'ace-tone.


Les bobines dites « excelsior » sont basées sur, ce principé. On peut, pour les ondes plus gran-des, et, parlant, les plus grands nombres de spires, augmenter le nombre de broches et com-pliquer le dessin, le tout est d'éviter que deux spires cheminent côte à côte.

Nous evens réglisé avec des doubles flance.

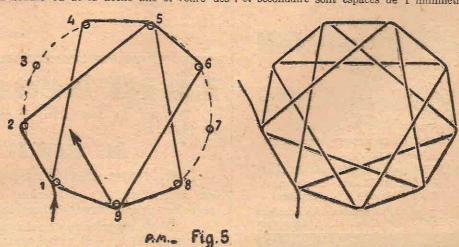Nous avons réalisé avec des doubles flancs de panier un excellent tranfo HF, petites ondes pour notre Supra-Perfect. Il est composé de 25 spires primaire en fil 4/10° guipé coton verni, et, secondaire 65 spires du même fil. Primaire et secondaire sont espacés de 1 millimètre par



une feuille de carlon preshpann (lig. 6). Il y aura lieu de rechercher le sens de couplage convenable amenant l'accrochage, soit en inversant les fils entrée et sortie d'un des bobinages, soit en relournant un bobinage par rapport à l'autre. Pour compter les spires, cn comptera le nombre de fils le long d'une broche et on le multipliera par 2 ou bien encore le nombre de spires, comptées sur la partie plate entre deux broches (spires espacées par l'air, et, on le multipliera par 4.

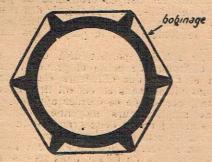


em. Fig.9

Le double flanc de panier est à classer par-mi les bobinages les plus intéressants existant à l'heure actuelle.

à l'heure actuelle.

Nous allons terminer cette revue des principaux bobinages en cylindre par le dernier en date, celui qui fait fureur en ondes courtes, le bobinage sur carcasse « low-loss ». En effet, si l'on dispose de selfs interchangeables de quelques spires, elles sont souvent assez fragiles, et, d'autre part, les réceptions en O.C. nécessitent une grande stabilité des organes, et, par suite, un montage rigide. Terrible dilemne auquel les carcasses à faibles pertes ont apporté une solution heureuse. Ces carcasses sont en ébonite et présentent une section étoilée. On pourrait les assimiler à un cylindre mu-

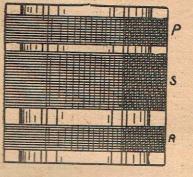

P.M. Fig. 10

ni d'arêtes sur son pourtour (fig. 7 et 8). Les

d'exemple, voiri les données d'une type nous ayant donné des résultats avec un montage Reinartz (fig. 10).

nant aussi de bons résultats, c'est le bobinage en spirale. Tous ceux que nous venons d'exa-miner sont en hélice, voyons maintenant les au-tres. Les bobinages en forme de spirale ne sont pas nombreux non plus et datent des débuts de la radio. Pour eux comme pour les précé-dents, le problème est revenu après recherches à des formes pratiques diminuant la capacité ré-partie. L'encombrement et la caprasse si possipartie, l'encombrement et la carcasse si possi-

Enfin, il est un bobinage qui est très intéressant dans les ondes moyennes, c'est le triple fond de panier, pour l'appeler par son nom commercial. Ce triple fond de panier se bobine sur un mandrin semblable au précédent, mais, au lieu de sauter d'une broche à la broche venant immédiatement après dans l'autre rangée, le fil passe avec un certain pas, en sautant 3 broches par exemple.

Ainsi, en reprenant le mandrin de notre


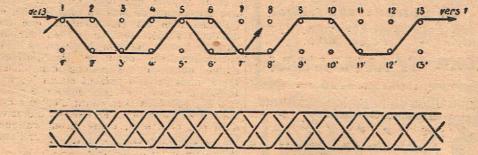


Fig. 14

Le self en fond de panier peut être classée avec le nid d'abeilles : intéressante pour les ondes moyennes, elle cesse de l'être pour les petites ondes. Sa seule supériorité, c'est de ne pas nécessiter de gomme laquage. Le fond de panier sans support offre plus d'intérêt. C'est en somme un fond de panier bobiné sur un mandrin dont les pales sont amovibles et retirées une fois le bobinage terminé.

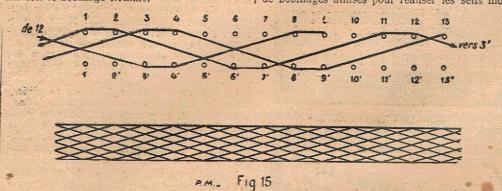exemple, à 13 broches, le fil devra suivre le trajet : 1.2 = 6'.7' = 11.12 = 3'.4' = 8.9 = 13'.1' = 5.6 = 10'.11' = 2.3 et ainsi de suite. Un fil à conseiller est du 3/10° verni (fil se présentant généralement sous un aspect rouge brillant. La bobine terminée sera ligaturée, puis vernie légèrement aux arêtes.

Voici passés en revue les principaux modes de bobinages utilisés pour réaliser les selfs modes de la conseille de la c



Les modes de bobinages dont nous avons par-lé dans les hélicoldaux, se retrouvent disposées selon l'autre plan dans les bobinages spiraux. Le double fond de panier est le plus usité de

ces derniers.

Pour faire un double fond de panier, il est nécessaire de disposer tout d'abord d'un mandrin cylindrique de quelques centimètres de diamètre (lig. 12) sur lequel sont plantées parallèlement deux rangées de clous. Le fil sera enroulé sur le mandrin en passant sur deux broches consécutives, puis en sautant à l'autre rangée, on il passe à nouveau sur deux broches consécutives, puis en sautant à l'autre rangée, on il passe à nouveau sur deux broches consecutives revient à le première rangée et ainsi de suite. Les croisements de fil ont donc lieu à angle droit. Afin d'illustrer ce que nous venons de dire, nous allons décrire une self double fond de panier destinée au Standard II,

et réalisé par de nombreux amateurs.

Le mandrin a un diamètre de 35 millimètres, et, les deux rangées de broches iqui peuvent être faites à l'aide de clous dont on a coupé la tête, sont espacées de 9 millimètres. Chaque rangée portée 13 broches, les broches de chaque

+804

Casque u 1º du transfo. B.F.

dernes. Nous espérons que nos lecteurs pour-ront, grâce à ces quelques indications, amélio-rer le plus possible le rendement de leur ré-cepteur en réduisant les pertes dûes aux bobi-

Pierre MEUNIER, Ingénisur E. I. P.

toujours grandissant de notre appareillage spécialisé, nous venons de mettre au point un nouweau système de contacteurs d'oscillateurs.

Ces contacteurs assurent à nos oscillateurs une sécurité de fonctionnement absolue grâce à des contacts en argent, à nettoyage automatique par glissement, au titre de 900'1000, et leur encliquetage permet une manœuvre aisée.

Bien que muni de notre nouveau contacteur le prix de notre oscil. lateur est maintenu à 55 francs.



16, Rue Jacquemont - PARIS-XVII

Tél. : Marcadet 65-30 et 65-31 Agent général pour la Belgique et le Grand Duché:

M. H. REVELARD 109, rue Van de Weyer Bruxelles (Belgique) Publicité Walface Paris

.

C. A. S. Capital porté à 6.500.000 francs
78, rue Fondary, 78 - PARIS (15°)

SOCIÉTÉ ANONYME capital porté à 6.500.000 francs

La plus importante Fabrication d'Accessoires de T.S.F.

## Méfiez-vous des imitations!!!

Tous les Volimètres fabriqués et vendus par la Société C. A. S. É. portent la marque



Voltmètre de poche " SUTRA" nº 500 Prix: 35 francs



Vollmetre à encastres "SUTRA " nº 508 Prix : 40 francs

garantit seulement les voltmètres portant la marque "SUTRA", aucune réclamation n'est acceptée par elle pour un voltmètre quelconque, ne portant aucune marque, et dont l'extérieur seul ressemble à ses appareils.

La carcasse utilisée est à 6 arêtes, de 70 millimètres de diamètre (diamètre pris entre des extrémités de deux arêtes opposées). La hobine d'antenne P porfe 30 tours, le secondaire S, distant de 3 millimètres de cette bobine est formé par 80 tours ; enfin, la réaction R comprend 40 tours, et, est espacée de 12 millimètres du secondaire. Le fil utilisé est du 4/10° isolé à 2 couches soie.

Quant aux connexions, elles se voient clairement sur la figure 11. L'essai de cette bobine est facile à faire, et récompensera largement des peines qu'on aura eu à la construire.

Il est aussi un autre genre de bobinage don-55 em Fig. 12 P.M .. Fig 13

em., Fig. 11

En écrivant aux annonciers référez-vous du H.-P.



Membrane de 330 sur panneau 375 — de 440 — 500 H. SCHNEIDER

AGENTS DEMANDÉS POUR LA PROVINCE



116, r. de Eurenne-Paris



La force électro-motrice qui prend naissance dans un cadre est d'autant plus élevée que les dimensions du cadre sont plus grandes.

Lorsqu'on accorde le cadre à l'aide d'un condensateur variable, la différence de potentiel qui apparait est d'autant plus élevée que le cadre est moins résistant. C'est en tenant compte de ces deux remarques - qui condamnent sans appel l'usage de


très petits cadres en fil fin — qu'a été étudié le cadre que nous mettons en vente, destiné à fonctionner avec un condensateur variable de 1/1000° microfard

Ce cadre, bobiné en fil souple de forte section, et de 80 centimètres de diamètre, comporte quatre nappes de fil bien isolé dont les spires sont largement espacées Un commutateur placé au centre permet de passer instantanément de la réception des

petites ondes (200 à 700 mètres) à celles des grandes (650 à 2.200 mètres). Ce commutateur comporte un dispositif spécial permettent, lorsqu'on reçoit des ondes courtes, de frac-tionner automatiquement les nappes inutilisées en tronçons possédant chacun une onde propre nettement inférieure a 200 mètres et dont la presence devient ainsi sans action.

Son rendement hors-pair justifie som prix d'achat: 450 f. (taxe de lure comprise) Clab"A.CARLIER AgentGén'A.F.VOLLANT 13, R. Charles Lecoca PARIS / 15°1. TEL: VAUG: 28-11 31. Avenue Trudame

PAR 15 19 TEL: TRUD. 35-91 

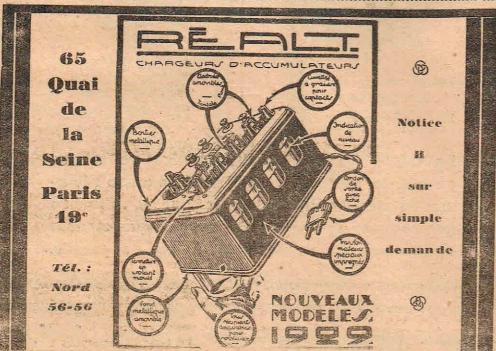

## Les amplificateurs de puissance pour phonographes

Nous voyons que cette question prend une importance de plus en plus grande, et qu'aussi bien les constructeurs que les amateurs s'intéressent de jour en jour davantage à cette question. Nous avons déjà, particulièrement dans le Haut-Parleur, donné quelques applications d'amplificateurs, mais jusqu'à présent aucun journal technique n'avait envisagé une étude générale des procédés permettant d'obtenir des bonnes amplifications et surtout d'étudier d'un peu plus près, d'une façon pratique, d'un peu plus près, d'une façon pratique, les appareils qu'il faut employer pour l'am-plificateur phonographique.

Nous verrons notamment que l'amateur fait couramment une assez profonde erreur (sans pour cela revenir sur une petite po-lémique parue dans ce journal au sujet de l'amplificateur B.F.), en utilisant des ampli-ficateurs à résistance comme on les em-ploie habituellement, Nous verrons donc que ces derniers amplificateurs sont com-pliètement à reigles dans leurs dispositions plètement à rejeter dans leurs dispositions habituelles, mais pourraient être utilisés dans des applications mixtes et en les étu-diant d'une manière spéciale. Nous étudierons, d'autre part, plusieurs modèles d'amplificateurs, car un amplificateur ne peut être universel et, suivant les cas où il est destiné, pelite salle, moyenne salle, grande

Un fait est à refenir dans les amplificateurs de puissance phonographique. C'est, tout d'abord, la grande amplitude en volts que l'on trouve déjà après un ou deux étages, d'où la nécessité de réaliser l'am-plificateur en proportion des lampes em-

Un autre facteur est le mode de liaison, il ne faut pas, d'une part, prendre un mode de liaison donnant des déformations et, d'autre part, adopter au contraire un mode de liaison donnant le maximum de rende-

Il faudra ensuite utiliser convenablement

miques piston, sans cependant tirer le rendement normal de ce dernier appareil.

Les amplificateurs moyenne puissance actionneront un ou deux grands diffuseurs ou bien un scul dynamique, ceux à grande puissance pourront actionner de 2 à 4 électrodynamiques en même des vieres de la commence trodynamiques, ou même, dans un cas très spécial, des trompettes orthophoniques a multimembranes qui, soit dit en passant, n'existent pas encore en France. La portée d'un tel appareil est, paraît-îl, de 3 à 4 kilomètres.

Les lecteurs verront que, dans tous les cas, nous n'avons, à part exception, jamais dépassé deux étages dans nos amplificateurs. Nous estimons, en effet, que, dans la plupart des cas, un seul étage suffit pour moduler des lampes, même de grande puissence. puissance.

#### METHODE GENERALE DE DETERMINATION

## D'UN AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE

Pour déterminer les caractéristiques d'un amplificateur phonographique, il faul d'abord voir quelles sont les lampes don nous pouvons disposer; puis ensuite, parmi ces lampes, la façon dont elles peuvent être utilisées et aussi la succession dans la quelle il faut les placer.

quelle il faut les placer.

Nous voyons ci-dessous un tableau de lampes correspondantes aux principales lampes qu'il est possible d'utiliser dans les amplificateurs phonographiques comme suivant la puissance désirée, nous pouvons aller d'une fraction de watt modulé jus-

### Tableau des lampes petites et moyenne puissance.

	maximum	à ce voltage	plaque pessible	K	S
	550	18-	Acres de la companya		
Radiotechroque				1	
Métal	460	4			2 2
Radiotechnique	160-600 avec résistance	0 à 5		50	8,0
Métal	180-600 avec résistance	3 à 5		35	1,2
Métal	180-600	2 à 3	E STEAM	22	4
Radiotechnique	600 résistance	1,8		80	0,4
Métal-Secteur	200	10	2 w 5	10	1
Métal-Secteur	200	18	The state of the s		1,4
Metal					452
Philips	250	20 à 25	3 à 4 w		2,5
Tungsram	160	15			2,3
Gecovalve	200	12	10 20 1	8	2,3
Radiotechnique	160	20	2 w 5		2,3
Métal	200	20			2,5
Gecovalve	200-250	40-50	- W	100	2,3
Gecovalve	250-300	25-30			2,8
	Métal Métal Radiotechnique Métal-Secteur Métal-Secteur Métal-Secteur Métal Philips Tungsram Gecovalve Radiotechnique Métal Gecovalve	Métal 160-600 Radiotechnique 180-600 Avec résistance 180-600 Avec résistance 180-600 Radiotechnique 180-600 Radiotechnique 180-600 Rétal-Secteur 200 Métal-Secteur 200 Métal-Philips 250 Tungsram 160 Gecovalve 200 Radiotechnique 160 Métal 200 Gecovalve 200-250	Radiotechnique         180         3           Métal         160-800         4           Radiotechnique         180-600         0 à 5           Métal         180-600         3 à 5           Métal         180-600         2 à 3           Go0         1,8         180-600         2 à 3           Métal-Secteur         200         10         18           Métal-Secteur         200         18         18           Philips         250         20 à 25         15           Tungsram         160         15         15           Gecovalve         200         12         16           Radiotechnique         160         20         20           Métal         200         20         20           Gecovalve         200-250         40-50	Radiotechnique   180	Radiotechnique         180         3         1 w s         15           Métal         460         4         4 w s         15           Radiotechnique         160-600         0 à 5         30           Métal         180-600         3 à 5         35           Métal         180-600         2 à 3         22           Radiotechnique         600         1,8         80           Radiotechnique         200         10         2 w 5         10           Métal-Secteur         200         18         3 w         6           Métal         200         20 à 25         3 à 4 w         10           Tungsram         160         15         2 w 5         8           Radiotechnique         160         20         2 w 5         8           Radiotechnique         160         20         2 w 5         8           Recovalve         200         20         3 w         5           Gecovalve         200-250         40-50         4 w         3,7

### Grande puissance.

CI-505	Métal	200-300		1 68	7	1.3
GI-755	( - C	200-300	10-15	6-8	7	2.5
CI-975	*	200-300	15-20	6-8	6	4
Cl-1257,	á á	450-600	30-40	13-25	7,5	2
E-20	a distant	200	30-60	20-25	3	2
L-S-5	Geografie	400	35	10 à 12	5	0.88
L-S-5-A	Gecovalve	400	125	13 à 15	2.5	0,91
R-656-0	Radiotechnique	400	40	5 à 8	7	1,2

les lampes qui sont actuellement à notre commerce et ne pas disposition dans le tabler pour la construction de nos amplificateurs sur des caractéristiques quelconques. Or, nous avons généralement, en France, bien peu de lampes capables de donner des résultats satisfaisants et les constructeurs ne donnent généralement que des caractéristiques inexactes de leurs

Nous avons dressé un tableau que nos lecteurs trouveront ci-dessus avec le classement des principales lampes de notre connaissance, ces lampes sont classées avec leurs caractères d'ullisation normale, polarisation, tension-plane. En somme, pour les amplificateurs à pe-

tite puissance, nous pouvons dire qu'en

qu'à plusieurs dizaines de watts modulés, Une des premières déterminations à examiner est la tension maxima, que l'on peut appliquer à la grille de la dernière lampe, sans qu'il y ait crainte de déformation.

> M. COLONIEU. Ingénieur E. C. 1

(A suivre.)




## Vers l'alimentation totale par le secteur

Les difficultés du problème du chauffage direct du filament par courant alternatif non redressé

De toutes les solutions possibles pour l'alimentation directe du poste par le secteur, il est évident que la plus séduisante est celle qui consiste à alimenter directement le filament par du courant alternatif brut, un simple transformateur servant à

brut, un simple transformateur servant à abaisser la tension au voltage voulu pour le chauffage des lampes.

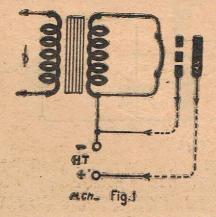
Il existe bien aussi la solution qui consiste à transformer le courant alternatif en courant continu d'intensité constante, mais cette solution est beaucoup plus délicate et elle est surtout nettement plus coûteuse parce qu'elle nécessite un système redresseur et un système de filtre pour forte intensité qui sera, même avec des condensateurs colloïdaux, nécessairement très coûteux.



Admettons donc que nous voulions ali-menter une lampe en chauffant le filament en alternatif brut, et adoptons le schéma général de la figure 1. Que va-t-il se passer? D'une part, la tension de l'alimentation yarie continuellement en passant même par 0 ; si on analysait le phénomène au raienti, on vervait le filament s'éteindre, ier, etc., à la fréquence double du

Le filament d'une lampe d'éclairage ou d'une des lampes de T.S.F., alimentée par la socteur alternatif nous paratt lumineux d'une façon continue pour deux raisons : d'une part, à cause du phénomène de la persistance des impressions lumineuses sur la retine que tout le monde connaît aujourd hui et qui permet le cinéma ; d'au-tre part, le filament présente une certaine inertie aux variations de température qui fait que celles-ci ne suivent pas rigoureuse-ment les variations du courant ment les variations du courant.

D'autre part, nous savons que pour qu'une lampe fonctionne normalement, il faut que son filament soit à une température donnée et constante. Par suite des varietiers de courant il ve varietier des variations de courant, il y a variation de température du filament, variation du débit dectronique de celui-ci et le son entendu dans le haut-parleur sera modulé à la fré-quence double de celle du courant d'ali-mentation. Cet effet de variation de courant sera d'autant plus nette que le filament se refroidire vite. En revenche il sere d'aurefroidira vite. En revanche, il sera d'autant plus atténué que l'inertie aux variations de température sera plus grand.

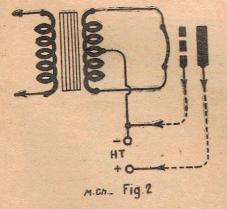

Or, de quoi dépend principalement cette inertie? D'une part de la masse du filament ; d'autre part, de sa température.

Plus un filament travaille à une tempé-

rature élevée, plus il se refroidit vite (le refroidissement est proportionnel à la quatrième puissance de la température absolue). La température de travail a beaucoup plus d'importance que la masse du filament.

Les premières lampes destinées à fonc-tionner sur courant alternatif étaient des lampes à filament ordinaire de grosse masse : on a reconnu qu'il est préférable de travailler la question température, et on peut se poser le principe suivant indiscuta-ble : une lampe de T. S. F. sera d'autant plus apte à fonctionner directément sur le

secteur que la température de travail du filament sera plus basse. Nous voyons donc qu'une lampe ordinaire à forte contone qu'ine lampe orumaire à lore con-sommation, qui travaille à une température variant entre 2.300 et 2,700 degrés sera une lampe médiocre pour l'alternatif. Une lampe à faible consommation à filament au torium qui travaille à une température comprise entre 1.200 et 1,700 degrés sera dáià préférable déjà préférable.


Mais la technique a permis de mettre au point des lampes dites à oxyde, ou de type encore différent, dont le filament travaille à une température comprise entre 600 et 800 degrés; ces lampes seront de bonnes lampes pour le fonctionnement sur l'aller-

Sans adopter des lampes d'un type spé-cial, j'estime que dans beaucoup de cas on pourra obtenir des résultats très satisfaipourra obtenir des resultats tres satisfas-sants avec des lampes ordinaires à très basse température (lampes Radiotechnique de la série R75, lampes Métal de la série D.Y., lampes Fotos à oxyde et toutes les lampes Philipps à l'exception de la A410, qui a un filament au torium).

Donc pour le moment, en matière de lampe, nous nous en tiendrons là, et nous envisagerons plus tard l'emploi de lampes spéciales. Je tiens à insister sur ce point; beaucoup de lampes actuellement sur le

marché comme tampes actuellement sur le marché comme tampes ordinaires à faible consommatton peuvent donner de très bons résultats en alternatif.

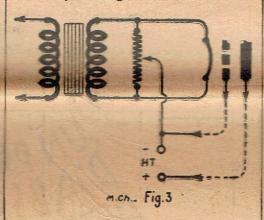Cependant, si avec une lampe de ce genre on adopte le montage de la figure 1 on entendra dans l'appareil un fort ronflement; la source de ce ronflement provient d'eutres causes en particulier des variad'autres causes, en particulier des varia-tions de potentiel grille.



En esset, si on sait le retour du circuit grille à une extrémité du silament dans le montage de la figure 1, le potentiel de la grille suit les variations de potentiel de l'extrémité du silament. Si par exemple on utilise un courant alternatif de 4 volts, on sait que ce courant en réalité est un courant variable qui passe par un maximum et un minimum de tension égal à 4 × V2.

Cela nous sait une variation de 5 volts 5 qui se traduira par un ronssement sormi-

qui se traduira par un ronflement formidable dans le récepteur.

Il faut donc que le retour du circuit grille, ainsi que le retour du circuit plaque se fasse en un point tel que les variations de potentiel soient nulles. On pourrait prendre le point de lampes du comment, mais comme la plunant des lampes du comments de la proposition de la propos comme la plupart des lampes du commerce ne comportent pas de prise en ce point, on prend ce point milieu sur une prise mé-diane du transformateur (figure 2) soit sur un potentiomètre monté aux bornes du filament (ngure 3).

### REMARQUES

COURBES D'UNE LAMPE FONCTIONNANT SUR L'ALTERNATIF

Lorsqu'on trace les courbes d'une lampe, on prend comme origine de potentiel grille 0 le moins 4 du filament. Il convient lors-qu'on trace les courbes d'une lampe en alternatif de prendre évidemment, comme origine, un point neutre du circuit de chauffage. Il en résulte comme un léger déplacement du réseau des caractéristiques, déplacement vers la gauche (figures

En effet, il y a toujours la moitié du fila-ment qui est positif vis-à-vis de la grille, alors que l'autre prise est négative, donc deux fois par période la grille a un poten-tiel positif par rapport au filament et un courant grille prendre naissance et passera par 0 chaque fois que la tension de chauf-fage est appliquée; c'est ce qui fait que l'on constaté pour la lampe qui, en chauf-lage continu n'a queun courant grille au jage continu n'a aveun courant grille au potentiel 0, un léger courant grille en chauffage sur l'alternatif, ce qui correspond à un déplacement du réseau des cour-

bes vers la gauche. Le phénomène se traduit par la courbe de la figure 4, et les va-riations de courant grille auront la réper-

eussion sur le courant plaque et se feront entendre dans le téléphone.

Donc, non seulement pour utiliser une lampe sur l'alternatif il faut faire le retour du circuit grille au point milieu, mais aussi il faut proscrire tout courant grille. Il faut donc que la grille soit toujours négative, fortement négative, afin que l'espace fila-ment ait une résistance infinie.

Signalons aussi qu'il faut éviter le courant inverse de grille qui caractérise les lampes mal vidées; il faut donc des lampés parfaitement vidées.


Quelles vont être les répercussions pratiques de ces remarques sur les montages.

Elles vont être très importantes.

D'autre part, il faudra que tous les étages du poste soit polarisés négativement. En bassé fréquence, cela ne présente aucune difficulté; en haute fréquence il n'en est pas de même, car on est accouturé nour etablisée les mentages. tumé pour stabiliser les montages à résonance, d'amortir les circuits oscillants par l'emploi d'un potentiomètre qui rend la grille positive.
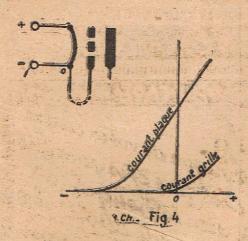
#### PREMIERE CONCLUSION

Dans les montages sur l'alternatif, il faut absolument supprimer tout potentiomètre agissant par polarisation positive de la



#### DEUXIEME CONCLUSION

Enfin, nous savons que lorsqu'on détecte par lampe, on relie la grille au pôle +4 par l'intermédiaire d'une résistance; la grille est donc positive, ce qui est nuisible au bon fonctionnement sur l'alternatif. Le problème de la détection demande donc à être étudié d'une façon spéciale. Il faut signaler, bien entendu, qu'il est possible de diminuer l'effet des variations


des extrémités du filament par rapport à la grille en diminuant la tension d'alimentation, et il est évident qu'une bonne lampe pour l'alternatif devra fonctionner sous un très faible voltage. J'estime qu'une lampe spécialement étudiée ne doit pas être alimentée sous une tropian au faitage. mentée sous une tension supérieure à 1/2 volt.

Notons aussi qu'il existe des lampes à oxyde destinées à travailler sous un faible voltage (1 volt 5 ou 2 volts). Cependant, je m'empresse de dire qu'on peut obtenir déjà des résultats acceptables avec des lampes ordinaires à 4 volts en prenant les précau-tions que je vais indiquer.

Il est donc maintenant possible de poser le problème de l'alimentation directe sur

l'alternatif de la façon suivante :

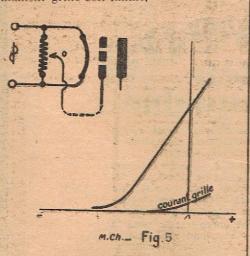1º Lampe à faible température ;
2º Etude de montages spéciaux tels que à tous les étages la résistance de l'espace filament grille soit infinie.



Cette condition est toujours réalisée en basse fréquence dans les étages polarisés; je n'insisterai donc pas sur ce point. Dans mon prochain article j'étudierai le problème de la détection. Ensuite, ji traiterai à fond le problème de la stabilisation des étages hants fréquence ce qui e in creix mon haule fréquence, ce qui a, je crois, rare-ment été fait. Il est bien évident que tout ce que je dirai sur la stabilisation et le maintien de la limite de l'accrochage s'ap-pliquera non seulement aux montages sur l'alternatif, mais à tous les montages sans

Marc CHAUVIERRE.





Dans toutes les bonnes

Notre nouveau catalogue 1929 (\_\_\_oi schémas de montages ultra-modernes,
MIS AU POINT et essayes dans nos
Laboratoires, et que nous garantissons
formellement comme fonctionnant régulièrement et du premier coup, sans
AUGUNE MISE AU POINT.

Parmi ces derniers vous y trouverez dix schémas de superhétérodynes de 3 à 9 lampes et, en particulier, celui d'un changeur de fréquence à 4 lampes, utilisant soit des lampes ordinaires soit des « Philips » de la série Merveilleuse, marchant soit sur cadre, soit sur antenne, et donnant REELLEMENT, tous les Européens d'une puissance minima les Européens d'une puissance minima de 2 kilowatts, en fort haut parleur. A dater du 1<sup>er</sup> janvier 1929, tous ros bobinages peuvent être livrés, sur demande, abaissés comme longueur d'onde, pour la longueur d'onde maxima de 1.800 mètres.

## NYPEGRA

6, Rue Jules-Simon, 6 BOULOGNE-SUR-SEINE Téléphone : Molitor 09-21

## Ondes courtes

## Méthode pour apprendre seul, à lire au son

(Suite des numéros 183 et 184)

Connaissant les intervalles entre les signaux l'élève s'exercera a « chanter » l'alphabet. Ce « chant » est destiné à former la mémoire

auditive des signaux.
Diverses méthodes peuvent être utilisées à

La première que nous signalons est la sui-

#### PREMIERE METHODE

Cette méthode utilise un alphabet dans lequel Cette méthode unise un aiphadet dans lequer les signes, points et traits sont remplacés par des lettres que l'on prononce vivement pour représenter les points et longuement pour représenter les traits.

Les mêmes lettres correspondant toujours aux mêmes signes il ne neut y avoir de confusion.

mêmes signes, il ne peut y avoir de confusion.

Ainsi, a se lit et avec : e bref et T long.

Cette 'méthode a l'avantage de permettre

l'étude simultanée des signaux et de l'alphabet

Par exemple, pour la lettre a déjà citée, si l'on ne prononce que le premier son : e bref correspondant à un point, on oblient, sans l'avoir étudié, la signification du point qui est

Le tableau de la figure xui donne l'alphabet de cette méthode, les lettres prèves (correspon-dant aux points) étant imprimées en ilaliques et les lettres longues (correspondant aux traits) étant imprimées en CARACTERES GRAS.

#### TABLEAU XIII

A = e T	N = T n
B = T m d b	0 = T M O
C = T n K c	P = e A A p
D = T n d	$Q = T n \mathbf{K} \mathbf{Q}$
E = e	R = e A r
F = e i U f	S = e i s
G = T M g	T = T
H = e i s h	U = e i U
1 = e i	$V = e i r \nabla$
J = e A A J	$W = e \mathbf{A} \mathbf{V} $ (double)
K = T e K	X = T n d X
	Y = T n K Y
	Z = T M g z
On voit our les test	

On voit que les traits sont représentés par les lettres longues :

T. K. U. M. A. J. O. Q. V. X. Y. Les points sont représentés par les lettres

e. n. d. b. c. i. g. s. h. r. l. n. p. z.

Chaque iettre correspond, d'autre part, à une formule mnemotechnique : a = Et, i = Ef, K = TeK, etc...

#### DEUXIEME METHODE

La deuxième méthode qui peut être utilisée avec succès, est celle de Hausser

Nous donnons ci-dessous les premières lettres de l'alphabet avec leurs correspondances mnémotechniques (Tableau XIV).

#### TABLEAU XIV

A . - Al-lo ! B — . . . bo-ta-nis-te C - . - . comp-te-gou-ttes

Noter que chaque formule commence par a lettre qu'elle représente, que les syllabes contenant la lettre o jen caractère gras) ligurent les traits et les autres les points. Pour l'étude de cette méthode, nous renvoyons à l'ouvrage de Hausser: La mémoire instantanée des signaux Morse, L. Chiron, éditeur, 40, rue de Seine, à Paris

#### TROISIEME METHODE

Cette méthode, qui est la plus simple, consiste, après étude de l'alphabet Morse, à chanter les signaux en tenant compte du rythme indiqué par le tableau xin.

Un point est représenté phoniquement par it et un trait par liaid. L'alphabet Morse ainsi traduit es teonforme au tableau xv.

#### TABLEAU XV

A = tı tâââ	N = tâââ ti
B = tââa ti ti ti	O = tââà tâââ tâââ
C = tâââ ti tâââ ti	P = ti tasa tasa ti
D = tâââ ti ti	Q = thán thân ti thàn
E = li	R = ti than ti
F = ti ti tâââ	S = than tana ti
G = tâââ ti	T = táña
H = ti ti ti ti	U = ti ti taaa
I = ti ti	V = ti ti ti taaa
J = ti tààà tààà tààà	W = ti taan taan
K = thán tị thốn	X = toaa ti ti
	Y = tasa ti taga taga
	Z = tâââ tâââ ti ti
	- secure raced or as

#### QUATRIENE METHODE

Cette dernière méthode sera appliquée en défi-nitive et comme synthétisation des précédentes. Elle nécessite l'emploi d'un buzzer, d'une pile et d'un manipulateur. Le tout est monté suivant le schéma de la

ligure 1.

B est le buzzer, représenté à droite lel qu'il se présente dans la réalité.

C'est, comme le montre le même dessin, in

petit vibreur monté suivant le schéma de la

petit vibreur monté suivant le schéma de la sonnerie électrique.

La fame vibrante v est immobilisée en a et b.


Le réglage des amplitudes de vibration, donnant la note, est obtenu au moyen de la vis de réglage V.

P est une pile de 3 à 4 volts.

Télé est le téléphone qui peut être complété par un pavillon de haut-parleur.

Le téléphone Télé peut être supprimé, la lecture s'effectuant directement au son du buzzer, lequel est suffisant si l'on est seul.

Ce circuit entre en oscillation quand le buzzer est mis en fonctionnement et fournit alors
des ondes amorties, Ces ondes amorties sont
rayonnées par la bobme exploratrice. Le circuit
récepteur L' CV2 D. l'élé, étant couplé à la bobine L', les oscillations amorties produites sont
absorbées par ce circuit et détectées par le détecteur D. Pour que la détection s'opère, il faut
que le circuit L' CV2 soit accordé sur la même
longueur d'onde que le circuit émetteur LCV1.
Les deux selfs L+L' et L' sont choisies de
même ordre de grandeur de façon à trouver Ce circuit entre en oscillation quand le buz-

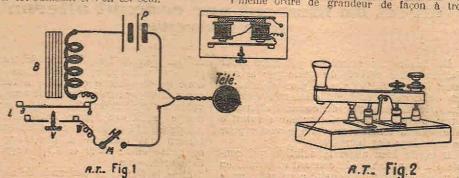

M est le manipulateur que l'on a intérêt à choisir du modèle réglementaire ce qui permet en même temps de s'habituer à la manipulation.

La figure 2 montre un manipulateur de ce type.

Le son direct du buzzer comme celui obtenu dans le téléphone ou casque mis en circuit re

Tele R.T .. Fig. 3

rappelle pas exactement le son des signaux de T.S.F. reçus normalement à l'écouteur.

Il y a intérêt, par nilleurs, à s'habituer à la note des signaux, ce qui oblige à utiliser un circuit un peu plus compliqué.

Ce dernier est représenté par la figure 3.

On voit que l'on a, d'une part (à gauche) un circuit d'ondemetre émetteur et d'autre part (à gauche) un circuit récepteur à galène.


B. est un buzzer d'ondemètre construit comme le précédent sur le schéma de la sonnerie, mais de dimensions plus réduites et de réalisation plus soignée.

P est une pile de 2 à 4 volts et M le manipulateur. Le circuit du buzzer M, P, B, se Ierme sur quelques spires du circuit oscillant L, C, vi. circuit d'excitation, le manipulateur doit être bloqué. Régler la note de l'émission en écoutant au téléphone et en agissant sur la vis de réglage du buzzer. Les premiers signaux que l'on devra apprendre à manipuler sont ceux de la série des points. . . . . . 1, 2, 3, 4 et 5 points correspondants a : e, i, s, h, et 5. Ensuite, on étudiera les lettres ayant une forme caractéristique - r, t, x, etc... Cette étude sera étendue par la suite aux consonnes puis au syllabaire bien connu : BE, BI, BO, BU.

Cette façon d'étudier la lecture au son a

Cette façon d'étudier la lecture au son, a l'inconvénient de faire connaître d'ayance lévi-demment) la lettre qui va être manipulée.

R. TABARD.

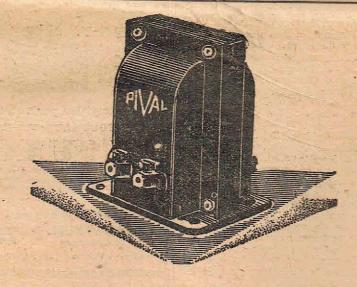

# et inclaquable

Avez-vous vu le nouveau transfo "Pival", type professionnel? Plus volumineux, plus facile à poser, son aspect moderne vons séduira.

Mais il faut l'entendre potir comprendre l'énorme perfectionnement qu'il réalise : Grâce à son circuit magnétique développé et à ses enroulèments speciaux, il amplifie uniformément, avec une remarquable fidélité, toutes les frequences audibles.

Enfin, le paraffinage des enroulements dans le vide - procédé Pival - supprime radicalement tout risque de "claquage". C'est le transfo robuste, fidèle et élégant, rigoureusement garanti, que spule la puissance de Pival pouvait vous offrir au priz de 30 frs.





DIMANCHE MATIN de 10 h. à midi l'Émission donnée par le "Haut-Parleur" au poste "RADIO-VITUS" et "Haut-Parleur

au cours de la quelle seront passés les principaux dis-ques cités dans cet article

coups de sifflets stridents sont parfaitement réussis à tel point qu'on se croirait dans un veritable camp de boys-scouts. Mais cette marche n'empêche nullement de danser, au contraire, son rythme entrainant en fait un one-step des plus parfaits (Edison-Bell-Radio).

Always just à Dream (C'est toujours un rêve) est agrémenté d'un contre-chant particulièrement bien placé qui donne à ce disque un attrait certain (Broadcast).

ment bien placé qui donne a co de la certain (Broadcast).

N'oubliez pas d'inscrire, aussitôt écoutés, les disques passés hors programme, dimanche matin, de 10 à 12 heures, au poste Radio-Vitús, pour vous permettre de participer à notre concours radio-disques organisé par le journal le thant-Parleur.

M. Bémol,

Les gagnants de Dimanche dernier

(Seine-t-Oice).
6° M. R. Franck, à Paris, 5°
7° M. G. Viel, à Rouen.
8° M. Marcel Sailly, à Douai (Nord).
9° M. Picard Léopold, à Liége (Belgique).
10° M. Morizon fils, à Louviers (Eure).

Reponse a un mecontent

Un de nos lecteurs parisiens, M. Louis Bri-

gnonon, nous écrit deux lettres de protestation : la première dans laquelle il se plaint que la se-maine dernière nous avons donné 6 lampes à nos lecteurs de province au lieu de 5°, il va même jusqu'à dire qu'il « considère notre con-cours comme un bluff publicitaire adroitement déguisé »

M. Jos. Ferre-Pruvot, à Airaines (Somme).
M. J. Naly, à Paris.
M. Flouest Serge, à Paris.
M. Rondepierre, à Houilles (S.-et-O.).
M. Legrand, à Villeneuve-Saint-Georges

ÉCOUTEZ



## Chant

Nous avions déjà dit tout l'intérêt que nous portions aux *Chansons de Bord* recueillies par le capitaine Hayet et harmonisées par Ph. Parès

portions aux Chansons de Bord recueillies par le capitaine Hayet et harmonisées par Ph. Pares et Van Parys (Columbia).

Aujourd'hui écoutons un nouveau disque. Adicu, cher Camarade, chanté par M. Maguenat, l'excellent baryton de l'Opéra-Comique avec le « Chœur des marins long-courriers », et l'orchestre, sous la direction de M. Chagnon.

Adicu, cher Camarade est un « chanson de gaillard d'avant » Dans son intéressant exposé le capitaine Hayet nous explique que « les chansons du gaillard d'avant » comprennent toutes celles qui ne sont pas spécialement composées pour appuyer ou stimuler l'effort des matelots.

« Bien que le gabier travaillant au gréement dans la mature, tout ragaillardi par l'embellie après la bourrasque, bien que le charpentier façonnant à l'herminette une pièce de bois ou le novice goudronnant un cordage et fier de ses mains noircies, les chantent fréquemment, les chansons du gaillard d'avant sont surbout des chansons de repos, qui sont entonnées par les matelots réunis sur le gaillard, à la fin d'une journée de beau temps au large, ou le soir au mouillage avant de prendre le service de nuit. Les chansons du gaillard d'avant sont très variées, Elles offrent cette particularité remarquable que certaines d'entre elles se présentent avec un texte d'une correction presque parfaite et bien inattendue dans un chant de matelot. Disque d'un intérêt indiscutable (Columbia). telot. Disque d'un intérêt indiscutable (Colum-

Ime Ninon Vallin, notre exquise cantatrice. fait valoir ses belles qualités, tant vocales qu'ex-pressives, dans l'air bien connu de Manon (Mas-senet) « Je suis encore toute étourdie. (Pathé-

Charles Pauzera, une des plus voix radioioniques pauzera, une des plus voix radio-jouriques que je connaisse, mais qui n'a chanté, je ne m'abuse, qu'une seule fois par sans-donne la mesure de sa haute musicalité uns une simple chanson Silvestrik, harmonisée paurgault-Ducoudray (Gramophone).

M. Dièze.

## Piano et orgue

M. Robert Lortat qui fut un des heureux lauréals du fameux concours pour le Prix Diémer (concours triennal de 4.000 francs, entre tous les premiers pianos des années précédentes) vient d'entre sur la company de la fort leaux de la company de la concentration de la conc disques : Sendle de Chopun opus 35 portant en sous-titre « Poème de la Mort ». A part la Marche fundère, cette sonate n'a rien de mor-tuaire; mais veut simplement exprimer un état d'âme de Chopin

Le final est superbement interprété par M.
Bobert Loriat : cet artiste joue sur un piano
Geveau, mais je crois que son jeu souple et
presque félin serait plus avantagé sur un Erard
ou un Pleyel, tout au moins au point de vue
strictement phonétique (Columbia).

M. Arthur Rubinstein, le célèbre pianiste qui
vient de recevoir la croix de la Légion d'honneur, nous donne une belle traduction de la
Barcarolle en fa dièze majeur de Chopin. Sa
brillante technique se fait un jeu des difficultés
planistiques qu'elle contient (Gramophone).

M. Vianna da Motta, directeur du Conservaloir de Lisbonne, dont nous avons déjà apprécié le talent, a transcrit, lui-même, pour le
piano, un adorable Menuet en si mineur de
Schubert (Pathé-Art).

Si le jeu est parfois un peu sec, sa musicalité
n'est jamais mise en défaut.

L'orgue de cinéma reviendra parmi nous, de-

L'orgue de cinéma reviendra parmi nous, de-puis New-York, sur disque Brunswick avec un amusant fox à la mode que vous reconnaîtrez tous malgré les arabesques qui corsent l'écri-ture pour rendre la tâche de l'organiste plus attrayante, je veux parler de Just a Memory Brunswick).

M. Double-Bémol

## Orchestre symphonique

Un disque d'orchestre surprenant par sa belle sonorité est certainement la Toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, par l'or-chestre symphonique de Philadelphie sous la direction de l'éminent chef Stokowski (Gramo-

phone).

Cette œuvre est écrite pour l'orgue; mais la transcription pour orchestre est si parfaite que vous avez l'illusion d'entendre un véritable orgue monumental! Le thème principal de la fugue est exposé par les quatorze ou seize premiers violons avec un ensemble rare; les seconds violons reprennent l'imitation à la quinte avec non moins de précision et la Stretta final aboutit à une apothéose complète des ressources de l'instrument-roi. Disque tout à fait remarquable (Gramophone)

marquable (Gramophone).
L'Ouverture d'Obéron de Weber, sous la haquette de M. Rhulmann, bénéficie d'une exécution parfaitement honorable et soignée (Pathé-Art).

Art).

Le Freischulz (Robin des Bois), de Weber également, est interprété une fois de plus par l'admirable Garde Républicaine, mais cette fois avec son récent chef M. Pierre Dupont.

Je crois que ce sont la les premiers enregistrement de cette phalange unique sous la baguette de M. Pierre Dupont (avec l'autorisation spéciale du ministère de la Guerre).

Et ceci nous compense des innombrables enregistrements faits « avec des artistes de la Garde Républicaine » mais sous des directions souvent quelconques sinon anodines et incolores pour le compte de maisons tout à fait secondaires.

M. Bécarre.

## Violon et violoncelle

Szigeti, le violoniste-vedette de Columbia,

M. Szigeti, le violoniste-vedette de Columbia, prête son beau talent à une page un peu ingrate de M. Darius Milhaud, notre jeune compositeur ex-futuriste, intitulée: Tijuca. Si ce titre ne vous dit rien en voici l'explication:

Tijuca est une charmante localité située aux environs de Rio-de-Janeiro au Brésil; tout comme Copacabana ou Corcovado ces noms évoquent des rives ensoleillées, des chants et des danses aux rythmes spéciaux tel le fado, d'origine portugaise, qui est au Brésil ce que le tango est à l'Arsantine.

attaché au Consulat de France à Rio, a pu ainsi nous rapporter de précieux souvenirs de ce rays enchanteur (Columbia).

Le Menuet de Boccherini est sans conteste le menuet le plus joué sur tous les instruments et par tous les artistes mais l'interprétation de M. Gaspar Cassado (Polydor) apporte une note nouvelle par une interprétation très musicale avec une très jolie sonorité.

O vous mes frères sans-filistes, combien de fois avez-vous entendu le *Tambourin Chinois* de Kreisler interprété par Mlle X. ou M. Z., violoniste-virtuose. Pour cette fois, vous aurez l'interprétation idéale par l'auteur lui-même, Fritz Kreisler, grâce au beau disque de Gramophone.

M. Double-Dièze.

## Divers

Voici une nouveauté Columbia particulière-

Voici une nouveauté Columbia particulière-ment intéressante : Fisk Jubilee Singers (Chœurs Religieux Nègres). Ces cinq artistes, dont quatre chanteurs nè-gres (authentiques, pas comme les nègres de Montmartre!) arrivent à exprimer ce besoin sé-culaire qu'ont tous leurs frères d'Afrique de chanter ou danser en travaillant sous le joug de leurs maîtres

chanter ou danser en travaillant sous le joug de leurs maîtres.

C'est leur vie pénible et toute faite de dur labeur qui explique la teinte mélancolique de leurs chants spirituels.

Les Balafaïki apportent avec leur chant russe toute la nostalgie de l'ex-grande Russie (Pathé).

Et les Hawaïens Royals de Brunswick leurs airs si exotiques.

M. Double-Bécarre.

## Danse et musique légère

Pour danser les airs à la mode fox et blues nous sommes contraints de donner toujours des titres en Anglais, les uns plus baroques que les autres, surjout avec notre traduction libre! Ainsi I just Roll Along, excellent fox chez Broadcast, voudrait dire: Je me promène par-ci, par-là, et All by yourself in the moonlight, slow-fox chez Broadcast très dansant, pourrait se traduire par Tout par vous-même sous le clair de lune, ce qui ne veut pas dire grand chose, du reste!

Voici une très divertissante marche jouée par un excellent jazz « Edison Bell-Radio », intitulé Clouk-er-Ty-Clouk, marche de boys-scouts, L'imi-Darius Milhaud, qui fut pendant la guerre lation des trompettes des jeunes classes et les

> LES GRAWOR VALENT DE L'OR

INCOMPARABLES Le meilleur PICK-UP Agents Régionaux demandes

Th. HEMES

cours comme un bluff publicitaire adroitement déguisé ».

Pourquoi « bluff publicitaire », et repourquoi « habilement déguisé » ? Nous estimons avoir le droit, si les compte rendus de nos lecteurs de Paris ne sont pas suffisamment détaillés, de faire bénéficier de notre cadeau un lecteur de province qui aura répondu plus longuement à notre appel, sans pour cela bluffer, ni déguiser quoi que ce soit... bien que nous soyons en période de carnaval. 

quoi que ce soit... bien que nous soyons en période de carnayal.

Ce même lecteur se plaint des nombreux titres anglais annoncés, nous n'y pouvons rien, les disques sont baptisés par leurs noms et nous devons les faire connaître à ceux qui désirent les acheter. C'est aux éditeurs de disques qu'il faut vous plaindre, cher monsieur ! Dans la mesure où cela nous est possible nous donnons la traduction des titres en français, mais la plupart ne veulent rien dire ou sont intraduisibles.

Que feriez-vous à notre place ? nous serions bien heureux de le savoir.

Le Haut-Parleur.

Le Haut-Parleur.

8, Rue de Belletond, PARIS (9°) -:- Tél. Trudaine 71-95 



CADEAU A tout acheteur de 100 francs de marchandises il est offert une 37 fr. 50 Demandez le nouveau catalogue 1929 contre l franc

ÉBONITE noire, marbrée, givrée (Coupe immédiate) piles, accus, 4 et 90 volts, fils en réclame : selfs de choos 1600 et 2400 tours 17 fr. 50. Condensateurs de détection 0,10 à 0,75, depuis 15 fr. Casques 500 ohms, 30 fr., 2000 ohms, 35 fr. Transfos B.F. 1/3 et 1/5 neufs blindés 15 fr. Fils sous soie 4, 5, 6 et 7/100 à solder. Condensateurs variables, 15 fr. Voltmètres double lecture, 20 fr. Combinés neufs français, 10 fr. Diffuseur état de marche : 47 francs

MOTO-RADIO

Expédition immédiate 9. Rue Saint-Sabin, PARIS Métro BASTILLE



THE STATE OF STATE OF


la lampe "Megam" type universel U 352 est une nouveauté

> **ELLE NE COUTE QUE 30 FRANCS** et vous donnera des résultats surprenants EXIGEZ-LA DE VOTRE FOURNISSEUR HABITUEL

Conditions de gros à la "LAMPE MEGAM", 40-42, rue Lacordaire, PARIS (XV) - Tel. : Vaugirard 14-66



VU DE COTÉ

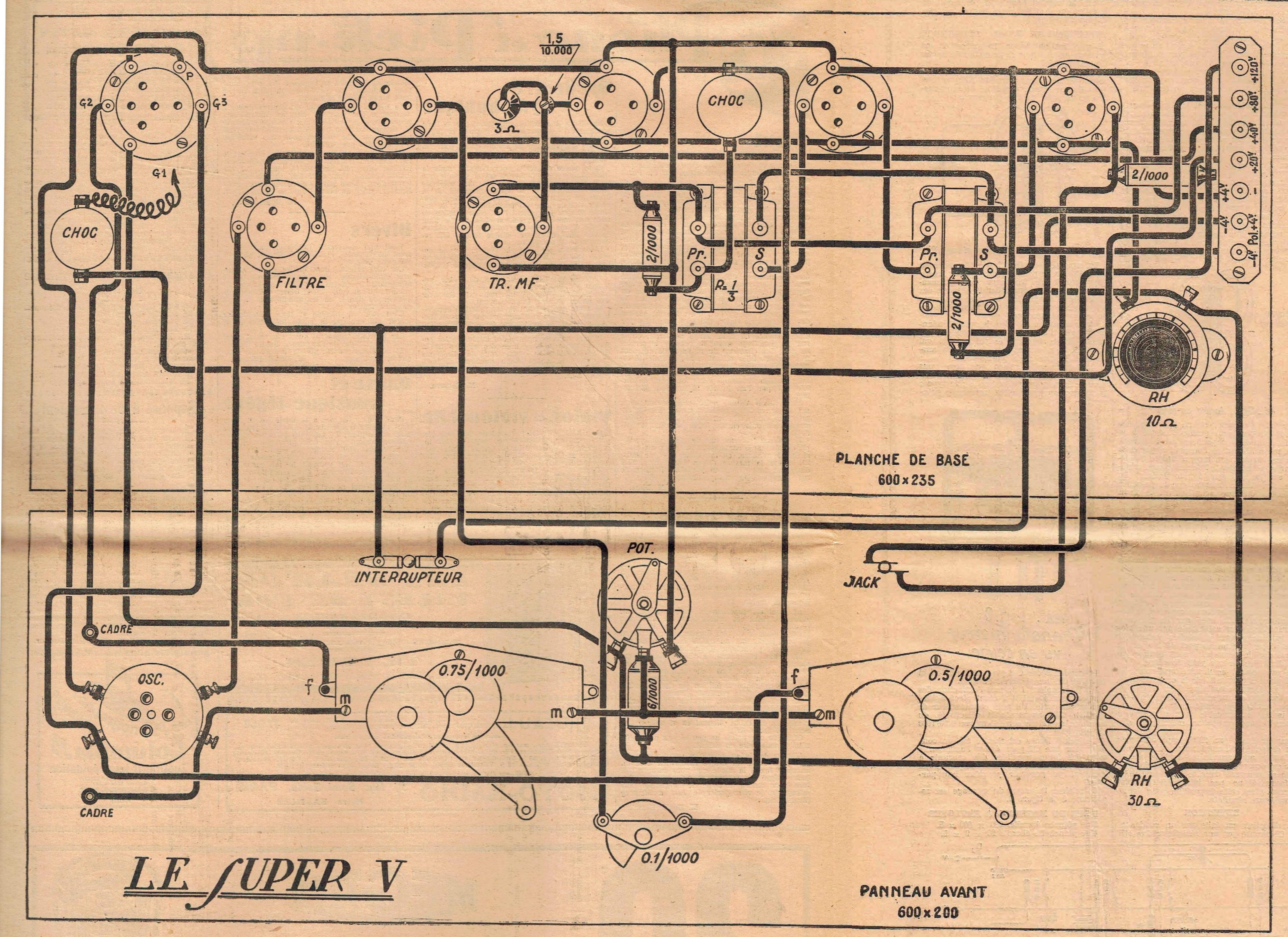

# LA DERNIÈRE NOUVEAUTÉ: POINT BLEU

LE MOVING CÔNE

La membrane la plus perfectionnée à ce jour. Le diffuseur de grand rendement à la portée de toutes les bourses. TOUT possesseur du fameux 66 K RÉGLABLE doit le compléter par la membrane MOVING CONE

Le Moving Cône POINT BLEU muni de 66 K RÉGLABLE ne craint aucune comparaison.

> Le Moving Cône ne s'adapte qu'au 66 K EXIGEZ-LE DE VOTRE FOURNISSEUR HABITUEL

Gros: Et RADIO E. B., 20, Rue Poissonnière, PARIS



Pour réaliser tous les montages du journal 66 LE HAUT-PARLEUR" avec garantie de parfait fonctionnement DEMANDEZ LES DEVIS AUX

Établissements RADIO-SOURCE 82, Avenue Parmentier, PARIS (XI°)

En écrivant aux annonciers, référez-vous du "Haut-Parleur"

par Robert KUSSIK

Nous avons décrit dans un précédent nu- | La borne qui se trouve sur le cu'ot de méro un montage à 4 lampes changeur de la lampe correspond à la grille G1 qui est fréquence : « Le Superéco », comprenant : reliée dans notre montage à une tension de une bigrille; une moyenne fréquence; une | + 20 volts à travers une self de choc. détectrice et une basse fréquence ; ce montage est excellent, mais étant donné son nombre de lampes extremement réduit, ii ne permet la réception en haut-parleur que d'un très petit nombre de postes : les émissions un peu plus lointaines n'étant audibles qu'au casque ou en très faible hautparleur. C'est pour combler cette lacune que nous vous présentons aujourd'hui in montage à 5 lampes comprenant : une trigrille changeuse de fréquence, une moyenne fréquence, une détectrice et deux basses fréquences. Nous allons examiner tour à tour les dif-

férentes conditions auxquelles cet appareil devra répondre, pour posséder au plus haut degré les qualités requises, soit legré les qualités requises, soit :

a) Sensibilité, b) puissance, c) sélectivité, 
Le montage de la trigrille aurait pu, à la

d) absence de bruit de fond, e) pureté dans | rigueur se faire autrement car celle-ci peut la reproduction.

## a) Sensibilité

La première condition a été résolue en | b) Deux grilles de contrôle et une grille particulier par l'emploi de transfos moyen- servant d'anode. ne fréquence du type à capacité écran des Etablissements A. C. E. R.

## b) Puissance

Nous avons utilisé dans ce montage une lampe trigrille à culot bigrille car le supamplification à deux lampes par transfor- port de lampe servira dans le cas ou l'amamateurs basses fréquences ; marchander leur désirerait utiliser une lampe bigrille, ou regarder à la dépense-lorsqu'il s'agit de | ce qui permettra, comme je vous t'ai déjà l'achat d'un transformateur basse fré- dit plus haut, d'établir une comparaison quence est une très grave erreur ; la plus (sélectivité et pureté) soit avec une trigrille, grave que l'on puisse faire dans la cons- soit avec une bigrille. truction d'un super.

duction, conditions essentielles, ne peuvent | de choc ; cette self de choc évite le « comêtre vraiment résolus que par l'utilisation | poundage » (1) du circuit plaque lequel se d'un excellent matériel.

## ) Sélectivité

Pour obtenir le maximum de sensibili de notre appareil, nous avons été obligés d'employer des transfos movennes fréquences accordés, dont le couplage assez lâche évite l'aplatissement de la courbe de résonance.


## d) Absence de bruits de fond

Cette qualité est la plus difficile à résoudre ; c'est pourquoi nous vous présentons aujourd'hui un montage nouveau : le Su-

Nous vous indiquerons dans le cours de article les raisons qui nous ont fait préférer la trigrille à la bigrille. Neanmoins, pour les personnes qui ne possédegeuse de fréquence soit une trigrille, soit nne bigrille.

## Pureté dans la reproduction

Le schéma de la lampe trigrille chan-

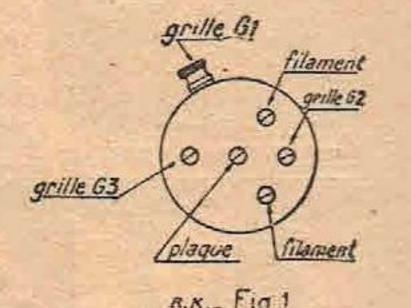

se monter de 3 façons différentes :


a) Une grille de contrôle et deux grilles servant d'anodes ;

c) Trois grilles de contrôle. Les mêmes considérations s'appliquent


à la lampe à deux grilles, dite bigrille. Nous avons utilisé de préférence une

La grille G1 est reliée à une tension de La puissance et la pureté de la repro- | + 20 volts par l'intermédiaire d'une self traduit (quand la self de choc se trouve enlevée) par une diminution simultanée du rendement et de la sélectivité.

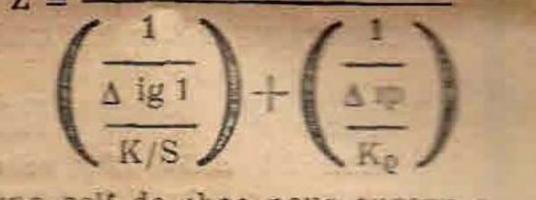Dans ce montage, si nous n'utilisons pas de self de choc, nous avons pour l'anné-




Avec une self de choc nous aurons :

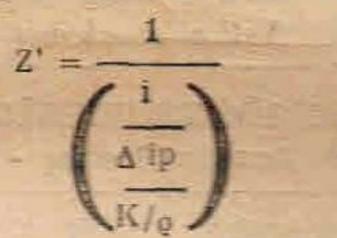

self de choc de 750 spires. Cette self de choc ne se trouvant pas Mêmes considérations qu'au paragra-ohe b.

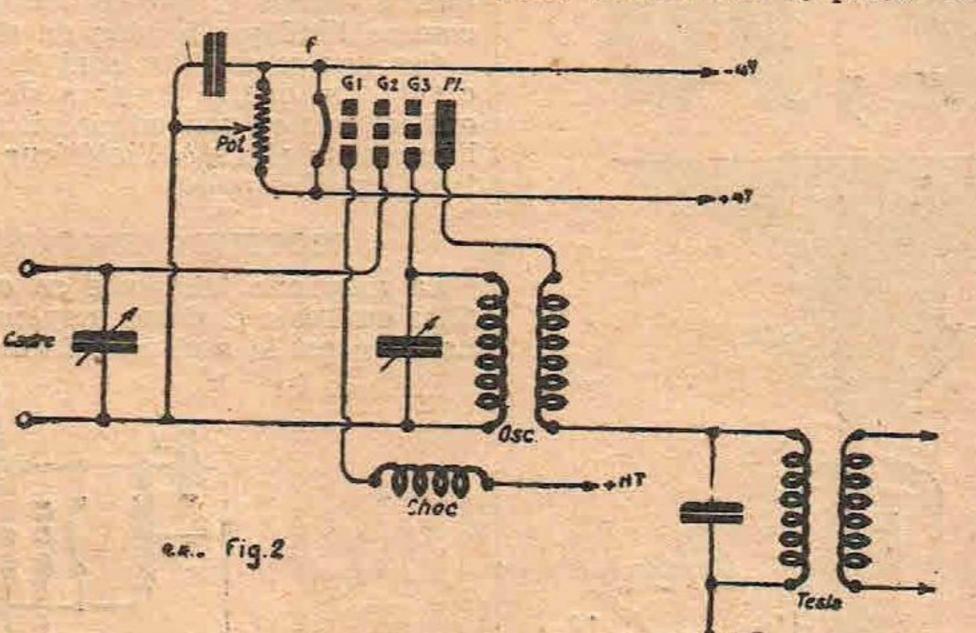dans le commerce, nous allons vous don-ner très rapidement sa construction sans nous étendre sur la partie technique.



## CHANGEMENT DE FREQUENCE

lampe trigrille comme changeuse de fré-

Pourquoi ? En voici les raisons : a) Accrochage facile et beaucoup plus

b) Grand coefficient d'amplification du système grille de contrôle-plaque ;
c) Le bruit de fond, caractéristique à une grande partie des supers disparaît presque

d) Beaucoup plus de sélectivité du fait du moins grand amortissement du circuit d'entrée (en l'occurrence le cadre).


Comme vous le voyez, la trigrille prénous permettront d'avoir une excellente audition, tant au point de vue sensibilité

Nous avons utilisé dans ce montage une lampe trigrille comme changeuse de fréquence.

Vous prendrez un mandrin de huit gorges 25 millimètres de diamètre extérieur et de 60 millimètres de long.

Ce mandrin sera creusé de huit gorges comme changeuse de fré-

profondes de 10 millimètres et larges de

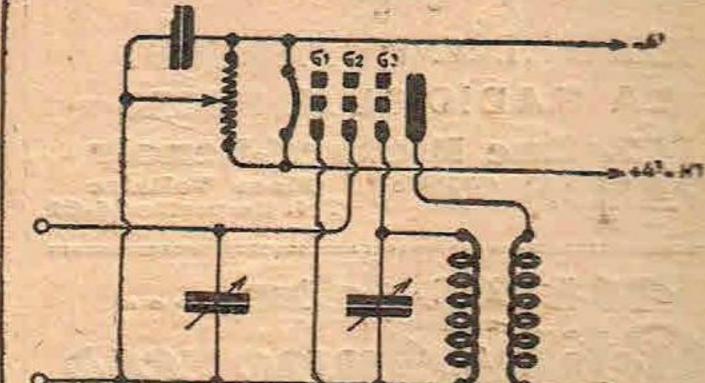

Vous trouverez, figure 1, un schéma sera de 3 millimètres (figure 4).

indiquant la disposition des broches d'une lampe trigrille à culot bigrille.

. TOUS les sans-filistes apprécient les

> **NOUVEAUX TRANSFORMATEURS** STAL

Type "HERCULE", Prix: 34 frs Type "CONSTRUCTEUR", Prix: 60 IPS

Spécialement étudiés pour les lampes de puissance




COMPLETS DE PIÈCES

pour APPARÉILS DE TENSION PLAQUE Débit 35 millis 120 volts PRIX: 200 FRANCS

Notices et schémas tranco

**Etablissements STAL** 68, Rue du Rocher - PARIS-8

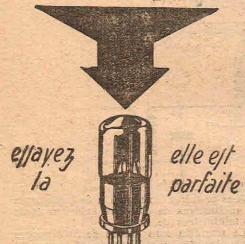Dépôt: "CRISTALOS" 67, Bd Beaumarchais - PARIS-3°



DEMANDEZ LA PARTOUT LA RADIO CLUB MICRO 47, Rue Richard-Lenoir PARIS (XIe) Place Voltaire Tels Roquette 44-64

La self aura au total 750 spires, elles seront réparties comme suit sur le man-


Gorge 1=50 spires. Gorge 2=75 Gorge 3=100 Gorge 4=150 Gorge 5=150 Gorge 6=100 Gorge 7=75

Gorge 8=50 Le fil à employer sera du 10/100° isolé à deux couches soie.
Un potentiomètre de 400 ohms est placé dans le circuit de chauffage, en parallèle

dans le circuit de chauffage, en parallèle sur le filament de la lampe changeuse de


fréquence (figure 3).

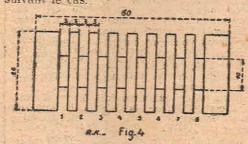Si vous n'employez pas de potentiomètre vous risquez d'avoir trop de puissance et pas assez de sélectivité ou inversement suivant le cas.



Dans le cas de la réception des émissions locales ; par exemple de Radio-Paris, il se peut que les émissions de la Tour soient très génantes et qu'il soit impossible de séparer ou mieux de sélectionner cos deux émissions ; dans ce cas vous auriez beaucoup de puissance et peu de sé-

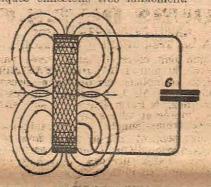Dans le cas des émissions éloignées vous obtiendriez beaucoup de sélectivité « aucune puissance », ce qui fait que vous n'entendrez absolument rien ou seulement quelques émissions très faiblement.



RK ... Fig.5 . Accord par capacité

Comme vous le voyez, le potentiomêtre est d'une inconfestable utilité : il permet de placer. l'ensemble changeur de fréquence dans les meilleures conditions de

fonctionnement possible.

Un condensateur fixe C3 est intercalé entre le curseur du potentiomètre et le —1.

Sur le plan de réalisation l'oscillateur est représenté par quatre douilles dispo-sées comme les broches d'une lampo.

Ainsi, il est possible de mettre à l'ayant soit un oscillateur amoyible, soit de fixer

au panneau avant un bloc oscillateur. Le bloc oscillateur A. C. E. R. que nous avons utilisé dans notre montage est constitué d'une manière assez particulière et néces-site quelques explications au sujet de son emploi et de son branchement.

L'oscillateur grandes ondes porte intérieurement un inverseur et extérieurement quatre bornes et quatre douilles disposées comme l'indique le plan de réalisation.

Ces quatre douilles sont desfinées à recevoir les quatre broches de l'oscillateur qui est mis ou non en circuit au moyen de l'inverseur placé à l'intérieur de l'oscillatique grandes ondes trice grandes ondes.


### MOYENNE FREQUENCE

La moyenne fréquence se compose d'un filtre ou Tesla et d'une moyenne fréquence. Le filtre est le seul transformateur qui ait

une capacité fixe C2 qui forme en même temps écran d'accord. La liaison entre le filtre et la détectrice est effectuée au moyen d'un transformateur moyenne fréquence à capacité-écran, l'accord du secondaire est réalisé au moyen du condensateur fixe C5 et par écran mé-tallique formé par le condensateur lui-

Nous reproduisons ci-dessous quelques lignes de M. Pierre Meunier sur les transfos à capacité-écran :

Qu'est-ce que l'accord par capacité-ècran? Cela paraît bien mystérieux, mais en réalité le mystère est facile à éclaicir. Le terme de capacité-écran vient de ce que la capacité joue les deux rôles simultanément. On sait qu'il est possible d'accorder une seif sur une longueur d'onde donnée, soit au moyen d'une capacité branchée à ses bornes (figure 5), soit au moyen d'un écran métallique fixe à une distance convenable de cette self (figure 6). L'ocran métallique, qui doit être choisi en métal non magnétique (cuivre, aluminium par exemple) équivaut à une spire fermée sur laquelle se fermeraient les lignes de forces de champ électromagnétique de la bobine. En éloignant plus ou moins l'écran, on couple plus ou moins les circuits ainsi constitués, et, par suite, l'accord de la bobine est modifié. Qu'est-ce que l'accord par capacité-écran ? par suite, l'accord de la bobine est modifié.

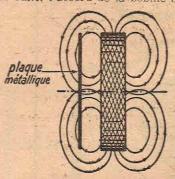

RK .. Fig.6. Accord par ecran

Les deux procédés peuvent être combinés (fig. 7) et, l'on peut rendre l'accord à la fois fonction de la capacité et de la distance de la self à l'écran. Si l'on peut régler cette distance, on aura un moyen simple d'ajus-ter très exactement l'accord transforma-teur sur la longueur d'onde désirée. En outre, l'expérience montre que la présence de l'écran diminue sensiblement le bruit de fond.

Or, dans un condensateur fixe, la capacité n'est fonction que de la surface d'armature en regard. Il est donc possible de former un petit condensateur avec une très ature et, une très que la capacité ne sera comme neus venons de le dire, déterminée que par la surface de la petite armature recouvrant la grande. Dès lors, il devient naturel de remplacer l'écran par une des armatures, et de placer le condensateur à une distance telle de la

bobine, que l'accord convenable soit réalisé. La figure 8 représente en coupe un trans-formateur ACER basé sur ce principe. formateur ACER basé sur ce principe. Le transformateur est monté sur une platine isolante portant 4 broches permettant de le placer sur un support de lampe. Le primaire et le secondaire sont bobinés en nids d'abeilles de très petit diamètre.

Le secondaire, se trouve au-dessus, et ainsi placé à proximité de la capacité d'accord, de forme circulaire, fixée à la distance ad hoc au moyen de deux écrous se vissant sur la tige filetée centrale. Un bol-

vissant sur la tige filetée centrale. Un bol-tier isolant recouvre le tout et assure à l'ensemble une protection mécanique effi-

Pour le Tesla (ou filtre) qui comporte deux capacités d'accord : une au primaire et l'autre au secondaire, seul le secondaire est accordé par écran, la capacité primaire se trouvant dans le haut du boitier de façon à ne pas intervenir en tant qu'écran. C'est cette disposition qui a donné les meilleurs résultats les meilleurs résultats.

### DETECTION


La détection est faite par un condensa-teur C4 shunté par une résistance fixe R1.

Rien de spécial pour ceci, ce mode de détection étant utilisé dans la presque totalité des montages.
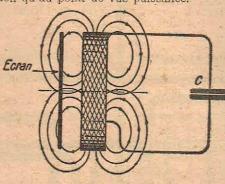
### AMPLIFICATION BASSE FREQUENCE

L'amplification basse fréquence de ce montage est normale et ne comporte aucun élément spécial.

Nows vous conseillons fortement d'employer de très bons transfos BF, tant au point de vue pureté et fidélité de reproduction qu'au point de vue puissance.



### RK.. Fig.7 - Accord par écran et capacité


Un condensateur fixe C. 6 est branché en parallèle sur le primaire du premier transformateur basse fréquence, ce condensateur a pour but d'empêcher le passage des courants à haute fréquence et moyenne fréquence à travers l'enroulement primaire

de ce transformateur.

La polarisation n'a rien de spécial, néanmoins, peu d'amateurs savent quelle est la valeur de la tension de polarisation qui convient le mieux suivant la tension anodique et le type de la lampe utilisé.

C'est pour cette raison que nous vous donnons en fin d'article un tableau indiguent : la marque de la lampe : le type :

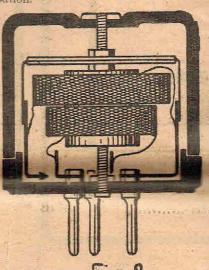quant : la marque de la lampe ; le type ; la tension anodique et la tension de pola-



## RK. Fig.8 Transformateur vu en coupe


Le condensateur C 8 placé entre le +4 cla grille diminue le bruit de fond.
Un interrupteur I permet l'extinction des tampes, le rhéostat R 2 étant placé à l'intérieur du poste. Un petit condensateur de réaction CV3 augmente la sélectivité du montage, sa valeur sera d'environ 0.10/1000 cm 0.15/1000 montage, sa ou 0.15/1000.

Le jack à lames est shunté par un con-densateur fixe C7 pour éviter l'action nui-sible des fuites possibles des courants à haite fréquence et moyenne fréquence qui auraient pu parvenir jusqu'au haut-par-

Le schéma théorique du montage est re-présenté à la figure 9.

LISTE DU MATERIEL A EMPLOYER

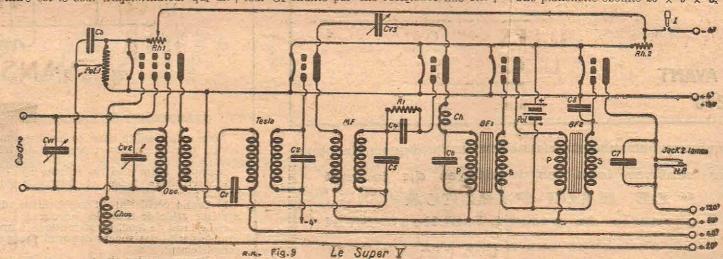Une planche ébonite,  $200 \times 600 \times 5$ . Une planchette ébonite  $20 \times 9 \times 5$ .



une capacité sur le primaire et une sur le secondaire, la capacité C1 shuntant le pri-maire a pour but de laisser passer les courants de haute fréquence et d'éviter ainsi qu'ils ne traversent le bobinage, et se pro-pagent à travers l'amplification moyenne tréquence ce qui entraverait les oscillations.

Le secondaire du filtre est accordé par l

L'ensemble est intercalé entre la grille de la lampe détectrice et le transformateur moyenne fréquence.



C'EST UN PLAISIR de faire des essais avec le "CONNEXO" 1-30 chez tous fournisseurs, Fabrication "INTERAD"

Among the State of

Un support de lampe bigrille, Six supports de lampes ordinaires.

Un filtre SS - ACER. Un transfo M. F. SS - ACER,

Une oscillatrice P.O.-G.O. Un condensateur C.V. 1 de 0,75/1,000 1

démultiplication.

Un condensateur C.V. 2 de 0.5/1.000 à dé-

Un condensateur C. V. 3 de 0,10/1,000, Un rhéostat de 30 ohms (Rh 1).
Un rhéostat de 10 ohms (Rh 2).
Un potentiomètre de 400 ohms.
Un interrupteur 1 à poussoir.
Un condensateur fixe C 3 de 6/1.000.
Un condensateur fixe C 4 de 0.15/1.000.
Un condensateur fixe C 4 de 0.45/1.000. Un condensateur fixe C 6 de 2/1.000. Un condensateur fixe C 7 de 2/1.000. Un condensateur fixe C 8 de 2/1.000. Une résistance R 1 de 3 mégohms.

Un jack deux lames.

Sept bornes.

Deux transfos B.F. 1/3.

Dix mètres de fil rond pour connexions.

Deux équerres aluminium.

Une fois le cadre branché, les lampes et les sources en place, on tournera le potentiomètre et le condensateur de réaction de façon à se tenir juste à la limite d'ac-crochage, qui se manifeste par un toc dans le haut-parleur. Les deux condensateurs seront alors ma-

nœuvrés simultanément jusqu'à obtention de l'audition désirée.

On améliorera alors la réception par la retouche des divers éléments variables et en particulier le condensateur de réaction C. V. 3.

Voici le type des lampes à employer, ce sont celles qui nous ont donné les meilleurs résultats.

Trigrille: « Cyrnos » ou « Vatéa ». M. F. — A 409 Philips ou DZ 813 Métal. Détectrice: A 409 Philips ou D Z 813.

B. F. 1 : A 409 Philips.
B. F. 2 : B. 406 Philips ou D Y 604 métal. Enfin, si l'on ne regarde pas à la ques-tion prix et que l'on veuille tirer le maximum du montage, on prendra pour la moyenne fréquence une A 415 Philips, pour la détectrice une A 409 Philips et pour la B.F. 2 une B 443. Cela peut paraître un peu paradoxal, mais avec ce montage on a tout intérêt à employer la A 415, non pas en détectrice, mais comme nous l'indiquons en amplificatrice moyenne fréquence. Quant à la B 443, pour l'utliser, il suffira de relier la borne située sur le culot de lampe à la borne sortie primaire du trans-


formateur B. F., c'est-à-dire au + 120 V. Avec cet appareil, vous obtiendrez très facilement sur un cadre de 0 m. 50, l'audition des principaux postes européens en haut-parleur, sans aucune difficulté ; il

faut citer parmi ceux-ci:
Huizen, Daventry, Kænigswusterhausen, Varsovie, Hilversum, Budapest, Milan, Daventry, Vienne, Langenberg, Bruxelles, P. T. T., Hambourg, Toulouse, Stuttgart, Londres, Barcelone, etc.

Il me reste à vous souhaiter bonne chance, un peu de patience et vous arri-verez à un résultat certain.

Robert KUSSIK. Ingénieur Radio.

TYPE	MARQUE	TENSION ANODIQUE	TENSION DE POLARISATION
Philips	B 403	80 à 120 volts 120 à 150 —	15 à 21 v. 24 à 30 v.
Philips	B 405	150 — 150 —	15 v. 18 v.
Philips	B 406	80 -	6 v. 9 v.
at a many at a most in	. 16, (9.19) et (2.18)	120 — 150 —	12 v. 15 v.
Philips	B 443	100 — 150 —	10 v. 15 v.
Radiotechnique		80 <del>-</del> 120 <del>-</del>	1,5 v. 6 v.
Radiotechnique		120 — 160 —	18 V. 22 V.
Radiotechnique	R 79	80 =	4 v. 5 à 7 v. 5 15 v.
Radiotechnique		80 — 120 —	4 v. à 8 v. 7 v. à 11 v.
Radiotechnique		80 — 120 —	15 v. à 20 v. 25 v. à 30 v.
Tungsram	L 414	80 — 150 —	4 v. 9 v.
Tungsram	P 410	80 — 150 —	2 v. 10 v.
Tungsram	P 414	80 — 150 —	8 v. 16 v.
Tungsram	P 415	80 — 120 — 80 —	4 v. 20 v.
Fotos	D 9	120 —	4 v. 12 v.
Métal	DZ 908	80 — 120 — 150 —	3 v. 7 v.
Métal	DY 604	80 — 120 — 150 —	9 v. 3 v. à 6 v. 7 v. à 10 v. 10 v. à <b>15</b> v.
Métal	CL 124	80 -	2 V.
Métal	. CL 104	60 — 120 —	2 v. 6 v.

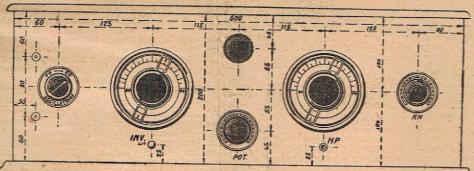

LE SUPER Y (Vue avant)

UBINITERIO DE LA CONTRETA DEL CONTRETA DE LA CONTRETA DEL CONTRETA DE LA CONTRETA DEL CONTRETA DE LA CONTRETA DEL CONTRETA DE LA CONTRETA DEL CONTRETA DEL CONTRETA DEL CONTRETA DEL CONTRETA DE LA CONTRETA DEL CONTR

PIFCES pour réaliser ce Montage Etablis RADIO-SOURCE 82, avenue Parmentier, 82 - Paris

DEVIS SUR DEMANDE

## GARANTIES

pour la réalisation des schémas

Une garantie absolue de bon fonctionnement des appareils montés d'après les schémas publiés dans ce journal est donnée par

SOCIETE ARC-RADIO 24, rue des Petits-Champs, Paris-2e

qui fournit, à cet effet, les pièces néces-saires, portant l'estampille de son contrôle


Notice et devis sur demande.

N. B. — En cas d'erreur de montage, le service technique ARC-RADIO fera gratuitement les vérifications nécessaires et indiquera le moyen de corriger les erreurs

Une conception toute nouvelle Des résultats remarquables



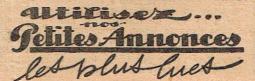COMPTOIR CENTRAL ÉLECTRIQUE BOULEVARD DE BELLEVILLE - PARIS Tel. MÉNIL 75-53



### Courrier des Candidats radio-techniciens D. H. P.

Nous avons reçu à la date du 5 mars, les rèponses au premier questionnaire de MM.;
Lucien Solari (S, N°) - R. Droumeau (602):
Polivent (268): Ch. Etung (130): H. Labenne (S. N°); Cl. Masse (443); Ch. Bontemps (100);
J. Lacombe (460); L. Delatunay (398); R. Javani (445); M. de Saint-Jean (273); H. Beuzenosc (271); L. Girard (120): V. Loyer (129); J. Chappat (253); L. Delafollie (485); Isorez (449);
A. Augé (603); R. Soulié (521): A. Duprat (501); A. Husson (378); L. Curme (461); M. Diard (619); M. Cornu (280); L. Viarme (108); B. Houdou (600); F. Bouchard (356); M. Andriot (227); L. Busser (376); V. Delaby (404); D. Blacker (146); P. Fenit (118); P. Dumont (269); J. Beynette (119); H. Frezouls (S. N°); G. Poulachon (628); Urban (217); R. Charpentier (S. N°); H. Mailfait (452); Ch. Levasseur (S. N°); A. Arnaud (384); G. Ortigues (363); F. Duport (207); F. de Rudder (244); G. Hutz (307); I estart-Vaillant (565); Douarre (256); G. Marmin (S. N°); G. Dupuis (154); A. Brants (159); L. Bardin (339); J.-B. Fourgeaud (202); S. Mas (310); P. Gauthier (432); H. Feulard (562); L. Maillard (245); A. Tellier (102); P. Margnon (478); Thomas Roger (430); R. Bail (305); G. Nocker (303); G. Gunon (141); Fontaine Raymond (431); P. Devillers 341); Cl. Esnault (264); R. Carteron (177); P. Panade (321); F. Cellard (240); M. Delaporte (248); R. de Singly (531); Cl. Massal (183); Hurth (653); Beck (101); M. Campbell (107); L. Bignon (126); Barrat (138); R. de Bordeneuve (147); Geslin (156); H. Durand (164); René Godaillier (170); H. Desmaus (184); M. Dumas (198); R. Faye (263) plus un questionnaire sans aucun nom, ni aucune indication.

IMPORTANT \

Nous recommandons à tous les candidats, de rappeler en tête des questionnaires et de toute correspondance leur nom, adresse et le numéro qui leur a été attribué par notre lettre.

Faute de se conformer à cête prescription ils s'exposent à une pénalisation.

## COURS DE T.S.F. GRATUIT PREPARATOIRE A LA TELEGRAPHIE MILITAIRE

enseigne par correspondance avec l'aide effective du journal LE HAUT-PARLEUR.

Envoi des notices sur demande adressée au directeur. M. L. Camier. 88 avenue Parmentier, à Paris (XI°). (Joindre enveloppe timbrée et adressée.)

Cours protessionnels de mécanicien-radio, opérateur et chef de poste dans Marine et Aéronautique. Cours préparatoires à l'Ecole Supérieure des P. T. T. Notice spéciale sur demande.

## Revendications

Paris, le 3 mars 1929.

Monsieur Poincignon, directeur fondateur du Journal « Le Haut-Parleur », Paris, Vous connaissant particulièrement, nous som-

Vous connaissant particulierement, nous sommes certains que la réponse donnée à M. X, à Soissons, dans le courrier technique de Haut-Parleur, n° 184, vous a échappé. Elle vous eût choqué et vous ne l'eussiez point laisser imprimer. Car la réclaine !!! gratuite faile par cette réponse cadre peu avec la publicité payée par nous, deux feuilles plus avant Ces 3 lignes, maladroites et injustes, ne peuvent être rachetées même par une année entière de publicité suivie dans votre journal.

Un lecteur, amateur d'un poste, séduit par noire annence se décide, puis, continuant sa lecture par le courrier technique (très intéressant d'aileurs et lu par la presque totalité des lecteurs, ses yeux tombent sur la fameuse réponse ; alors bouquet ! c'est un client de perdu entre combien d'autres ayant lu ces lignes.

nes.

Nous osons espérer également que le rédacteur du courrier technique ne connaît pas le Synchrône; mais dans ce eas il aurait pur s'abstenir de donner alusi publiquement un avis aussi anticommercial, et surtout aussi injuste. Notre démonstrateur est à la disposition du technicien, auteur de cette critique pour lui faire ouir et constater le non-fondement de sa fausse assertion.

1º Par la séparation des P. T. T. et de Langenberg.

sa fausse assertion.

1° Par la séparation des P. T. T. et de Langenberg.

2° De la Tour de Radio-Paris.

3° De la réception de Breslau, Cologne, et de Bareelone, tout cela sur antenne intérieure et au rez-de-chaussée

4° Qu'il compare ensuite le Synchrône avec un Trisimpla ou-un Schnell (ne voir ici aucune critique sur ces 2 récepteurs, lesquels sont très bans), sur la même antenne, sur les mêmes stations et dans les mêmes conditions, et alors ce Monsieur changern reut-êtré d'avis.

Rappelez-vous d'ailleurs comment le Synchrône s'est classé dans votre Rallye-Radio. Il a tenu à dépasser la moitié à peu près des concurrents, lesquels étaient des supers ayant jusqu'à 9 lampes !! Baltus par... un 3 lampes !! Après cela lirez le trait. D'après le tort que ceci ne manquera pas de nous faire parmi vos lecteurs, nous espérons, en dédommagement légal, que vous ferez l'insertion réparatrice à laquelle nous avons droit : car le fait est là 1 brutal ! Vous faites une réclame payée par nous pour le synchrôme page 2136, et page 2140, vous le discréditez sans recours.

Cela nous étonne de la part du journal « Le Haut-Parleur », d'autant plus que nos établissements sont de bons clients de ce journal ; aussi, Monsieur, Poincignon, nous espérons qu'avec l'esprit de justice çui vous anime, juste réparation nous sera faite.

Dans cet espoir, veuillez agréer nos salutations distinguées.

## CREDIT SANS MAJORATION

Toutes les Pièces détachées

UNIS-RADIO, 28, Rue Saint-Lazare, PARIS (9°)




COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE RADIO ÉLECTRIQUE 27, rue des Sablons, CHATENAY-MALABRY (Seine) - Tel : 192 à SCEAUX

## Accessoires sans délauts et garantis


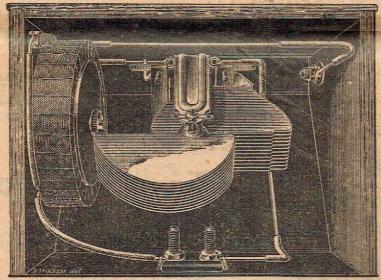
## Le VESUDYNE

Poste à Galène à haute sensibilité Détection à VÉSUVITE sur MERCURE



VUE INTÉRIEURE

Prix du poste complet : 178 fr. Prix sans détecteur "Vésuvia": 150 fr. Self spéciale pour grandes ondes: 27 fr. 50 Casque léger («Art et Technique») 70 fr.

NOTICE GRATUITE SUR DEMANDE

14, rue Crespin, PARIS. -- Tél.: Ménil. 74-13

PILE FERY Pile seche GGP

a dépolarisation par l'air SONNERIES, TÉLÉPHONES, PENDULES, SIGNAUX, T.S.F., ETC. Durée d'écoute.

Un zinc et une charge durent: TENSION PLAQUE 4 lampes (Bie 005) TENSION-PLAQUE 8 lampes-Bie 82.71 1-600 heures 750 heures 1,500 heures TENSION-PLAQUE 6 lampes-Bte 82,71 TENSION-PLAQUE 6 lampes (Bie 05) CHAUFFAGE DIRECT 1.000 heures CH. DES FILAMENTS 4 lampes-Bie 4.68

800 heures Elablissements GAIFFE GALLOT & PILON, 23, rue Casimir-Périer PARIS (7º arrond.) Succursales à : BRUXELLES, 98, rue de la Senne - LILLE, 8, rue Caumartin - LYON, 25, qual de Tilsitt

800 heures

## Un peu de physique sans formule

## TÉLÉGRAPHIE (Suite)

Morse ne fit breveter son système télégraphique qu'en 1843. Mais, avant lui, bien d'autres systèmes avaient été inventés. Le premier télégraphe électrique fut réalisé à Genève en 1774, par un Français : Lesage. Il comprenait 24 fils différents— chacun d'eux était affecté d'une lettre de l'alphabet — la décharge lancée successivement dans chacun des fils attirait des balles de sureau. Celles ci indiquaient les lettres transmises. C'était une des premières applications pratiques des phénomènes électriques. Il faltit ensuite attendre jusqu'en 1811 pour que Sommering présente un nouveau système comprenant également autant de fils que de lettres. Mais les balles de sureau étaient remplacées par des voltamètres. Puis, Ampère se servit, en 1820, d'aiguilles aimantées qui déviaient sous l'action du courant, C'était une application directe de la découverte d'Œrstedt sur laquelle nous avons longuement insisté. Il y avait encore autant de fils que de lettres.

tant de fils que de lettres.

Cetle idée séduisit successivement plusteurs inventeurs. En 1822, un officier russe, Schilling, contruisit un appareil où il n'y avait plus que cinq aiguilles, îl en réduisit même le nombre à deux. Gauss, Weber en Allemagne, Cooke, Wheastone en Angleterre, construisirent des appareils semblables. En 1837, Steinneil, à Munich, inventa le premier appareil enregistreur, employant une bande de papier. C'est pendant ses essais qu'il s'apercut que la terre pouvait servir de conducteur. Ceci permit, comme Lous l'avons dit, de supprimer le fil de retour. En 1840, Wheatstone adopta l'électro-almant pour un de ses systèmes télégraphiques qui étaient tous plus ingénieux les uns que les autres. Enfin, en 1843, Morse présenta son système. Depuis, d'autres systèmes ont été inventés — les seuls qui ont été conservés sont ceux qui permettent les transmissions et les réceptions multiples.

La France qui avait été en têle, au début, fit pour le télégraphe ce qu'elle a fait avec tant d'autres inventions : elle s'en désintéressa. Aussi, elle ne l'adopta qu'en 1844 et il fallut pour cela toute l'influence et la persévérance d'Arago qui fut d'ailleurs bien secondé par l'administrateur des lignes télégraphiques. (Télégraphe de Chappe à qui, on se rappelle, il avait fallu un appui : celui de Lakanal — le réseau avait alors 5.000 kilomètres de longueur). Cet administrateur était Alphonse Foy — il fit poser la première ligne entre Paris et Rouen. La première ligne intercontinentale fut celle de bouvres-Calais où l'on employa le premier câble sous-marin. Le système employé en France n'était d'ailleurs pas le morse. L'appareil était le For Bréguet qui comprensi deux destinations de la comprensi de l

Actuellement, l'apparen qui donne en France le meilleur rendement est le Baudot, inventé par un ingénieur des télégraphes français. Il fournit en caractères typographiques le texte des dépêches et un seu fil sert à alternances rapide à plusieurs appareils. L'organe principal est le distributeu.; il ne livre la ligne à chaque employé que le temps strictement nécessaire pour la transmission d'un signal. L'employé qui doit à son four utiliser la ligne en est avertipar le téléphone qui est commandé par le distributeur. Dans le système quadruplex, chaque appareil transmetteur et récepteur dispose du fil trois fois par seconde. On envoie ainsi quatre dépêches simultanêment : d'abord la première lettre de la première, puis la première lettre de la deuxième, de la troisième, etc...; puis on passe à la quatrième lettre et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les dépêches soient transmises. A l'extrémité réceptrice, un distributeur synchrone du premier sépartit les signaux entre les différents récepteurs.

Ces distributeurs comprennent des contacts fixes des relats de suites discontacts des parts des marches des relats de suites des contacts des relats de suites de la contacts des parts de la contacts de la contacts de la contacts de la contacts des relats de la contacts des relats de la contacts de la contact de la cont

mises. A l'extrémité réceptrice, un distributeur synchrone du premier répartit les signaux entre les différents récepteurs.

Ces distributeurs comprennent des contacts fixes des plots, disposés suivant les secteurs d'un cercle. Le centre du cercle est relié à la ligne et un rayon mebile passant successivement sur tous les plots met la ligne en communication avec chacun des appareils émetteurs ou récepteurs reliés aux plots. Les mouvements des distributeurs émetteur et récepteur sont synchrones. Ainsi, chaque émetteur est relié au récepteur correspondant à alternances rapides. Dans le système en usage on peut faire quatre transmissions simultanées, une ou plusieurs transmissions pouvant être remplacée par le même nombre de réceptions. On se rend compte que le synchronisme entre les appareils doit être parfait. De même le temps nécessaire à la transmission d'un signal doit être calculé très exactement. Lord Kelom a établi une formule qui permet ce calcul pour une ligne donnée. C'est ainsi que pour la ligne Paris-Lyon, il faut environ 1/30 de seconde. Comme l'employé ne peut envoyer plus de 5 signaux par seconde le fil n'est utilisé que pendant 1/6 de seconde. On a donc cherché à utiliser les 5/6 du temps qui n'étaient pas utilisés. C'est ce qui a conduit à l'invention des appareils multiples.

Il est d'ailleurs un appareil qui fournit un travail supérieur à celui du Morse. Nous voulons parler de celui de Hugues qui n'envoie qu'un signal par lettre. On arrive ainsi à trente mots par minute. C'est encore insuffisant. De plus, l'appareil est compliqué et plus délicat que le Morse, particulièrement robuste. Les signaux sont émis au moyen d'un clavier dont chaque touche correspond à une lettre, un signe ou un chiffre ; une roue sous laquelle glisse une bande de papier porte les différents signes de l'alphabet et tourne d'un mouvement uniforme : on l'appelle la roue des types Quand on appuie sur l'une des tourhes, la bande de papier vient se coller contre la roue à l'endroit où se trouve la lettre qui correspond à la t

au départ est reproduite par l'appareil récep-teur. Le clavier porte vingt-huit touches et pro-sente extérieurement la forme d'un clavier de

Nous allons maintenant passer à la télégraphie sous-marine, dont peu de lecteurs sans doute connaissent toutes les difficultés. Les cables télégraphiques sont en effet soumis à des conditions particulières. Le conducteur doit être bien isolé de l'eau de mer et doit en plus avoir une résistance suffisante aux tractions qu'il éprouve pendant la pose et même après l'instaliation. Pacela, il se compose de deux parties bien différentes : le conducteur électrique ou âme et l'armature qui le protège. L'âme comprend un fuisceau de fils de cuivre de 1 m/m de diamètre entourant un fil central de 3 m/m. Au début, on prenait un fil unique, mais le toron de cuivre est beaucoup plus souple, facilitant ainsi la pose, et de plus, en cas de ruptures, on a la chance que ces ruptures ne portent pas toutes en général au même endroit si bien que les communications ne sont pas interrompues.

Ce toron est entouré d'une matière isolante habituellement de la gutta-percha qui empêche les pertes de courant. Il est constant pendant toute la longueur du cable. Au contraire l'armales pertes de courant. Il est constant pendant toute la longueur du cable. Au contraire l'armature varie suivant les endroits ou le cable est posé l Dans les grandes profondeurs, le cable doit avoir le minimum de poids et le maximum de solidité, L'armature comprend des fils d'aciac de 2 m/m de diamètre. On emploie 15 à 18 fils Le poids de ces cables de grand fond est à peu près une tonne par mille nautique (1852 mètres) Dans les petites profondeurs, où les vagues peuvent agir sur le cable, le déplacer et l'user, il doit être très lourd et très résistant. On place donc à ces endroits, une seconde armature autour de celle qui sert pour les grands fonds on a même construit des cables spéciaux encore plus armés pour les fonds rocheux, appeléi cables d'atterrissage, Les plus grands fonds que l'on att atteints jusqu'alors avoisinent 6.300 mètres. On voit que lorsqu'il faut relier deux villes par un câble sous-marin, on doit étudier soigneusement le trajet suivi et en particulier les points d'atterrissage qui doivent être très abrités et éloignés des points de mouillage des navires. Ceux-ci sont en effet les ennemis les plus redoutables des câbles. L'étude du chemin qu'empruntera le câble exige une campagne spéciale, ir songue et délicate, pendant laquelle on pratual des profondeurs et sur la nature des fonds. On évite en particulier les dénivellations brusques du sol qui soulevent le câble, le tendent et augmentent les risques de rupture.

La longueur totale du cable est sur que le cable puisse être releve en surfexe ans excès de tension. La composition même du cable indique, pour sa construction, deux opérations tout à fait distinctes : d'abord la fabrication de l'âme, c'est-à-dire du toron, au moyen de cableuses. Puis ce toron est passé dans une composition de chatterton (gutta-percha, résine et goudron), qui fait adhérer la couche de gutta-percha avec le cuivre. Puis le toron ainsi enduit, passe ensuite dans un bain de gutta-percha et ressort par une filière qui régularise la couche. On procede alors aux essais électriques (mesure de la résistance électrique, de l'isolement, de la capacité). On vérifie ainsi si la couche de gutta n'à pas de défauts. On passe ensuite à une ou deux autres mises sous gutta. C'est à ce moment que l'on confectionne l'armature, qui comprend un matelas de jute, une armature en fils de fer et enfin une composition bitumeuse. Parfois on ajoute sur la couche de gutta un mince ruban de cuivre qui la protège contre les attaques des larets qui la rongent.

La soudure des âmes est particulièrement déli-

La soudure des âmes est particulièrement délicate. Elle exige de la part de l'ouvrier beaucoup
de soins et d'adresse. Les câbles sont transportés
sur des navires spéciaux. Pour les câbles transatiantiques il faut un navire de fort tonnage
qui ne peut effectuer la pose des atternssages,
il faut donc un autre navire. Nous allons signaler à ce sujet une méthode ingénieuse qui permet de transporter le câble jusqu'au sol, lorsque
les moyens de tractions manquent : on fixe à
terre une gorge solide. On fixe à la suite du câble un filin que l'on mène jusqu'à terre, que l'on
fait passer dans la gorge et que l'on ramène
jusqu'au tambour d'une des machines. Ce filin
s'enroulant autour du tambour tire sur le câble
et le hale jusqu'à terre. Pour facihier ce hâlage,
on fait flotter le câble sur des barriques.

Les navires chargés de la pose de câbles ont

Les navires chargés de la pose de cables ont des laboratoires où l'on procède continuellement à des essais. Au moindre délaut, on relève et l'on procède immédiatement à la réparation necessaire. Les appareils de télégraphie électrique que nous avons décrits ne peuvent servir pour les transmissions à longue distance. On emploie un appareil inventé par William Thomson, le « siphon recorder », que nous décrirons dans un article prochain. On atteint avec cet appareil une vitesse allant de 80 à 100 lettres par minute. On emploie d'ailleurs pour les longues lignes les mêmes combinaisons de transmissions multiples que nous avons explimées liples que nous avons expliquées.

Les détériorations de ces câbles sont assez courantes : elles proviennent de l'usure sur les fonds durs, de l'attaque par les coquillages ou la vase des bas-fonds. Les mouvements sismiques et les icebergs causent également souvent des interruptions. Enfin nous avons déjà parlé des navires

La localisation des ruptures est délicate. On emploie des méthodes électriques qui agrissent sur les câbles. En particulier nous signalerons comme causes d'erreur les courants de câble produits par les variations continuelles du poten-tiel terrestre, soumis à l'influence climatérique. De plus, le cuivre du toron et le fer de l'arma-ture, plongés dans l'eau de mer, constituent une véritable pile.

Roger BATAILLE

## A Motre Coursier 6


M. G. HERRE, à Cannes

Existe-t-il un redresseur de tension anodique e bon rendement ?

Oui. Consultez nos annonciers spécialistes en

M R. LE MORE, à Valenciennes

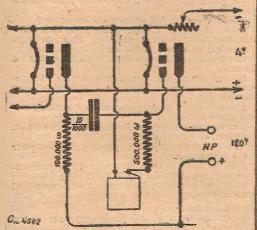Etant donné tes valeurs différentes irouvé sur les différents schémas, quelles valeurs réelles soni à adopter pour une B.F. à résistance? Cela dépend de la tension plaque et de la tempe adoptées. Voyez schéma.



M. E. HERPIN, à Cugny

Demande renseignements concernant moteur ouvant être adapté sur membrane de H.P. Pathé ?

Seul le constructeur peut vous donner le dia-mètre de son moteur. Le « Sutra » que nous donnons en prime est de 65 m/m.

M. WEISS, Essey-les-Nancy

C5 est le condensateur qui shunte le H.P. On a parfaitement raison de ne pas le mettre dans le poste, ce qui constitue une erreur profonde, la valeur de cette capacité étant fonction de l'impédance du H.P. employé.

Oui, il s'agit de 2 à 4/1.000.

Ce condensateur de shunt est précisément celui dont nous vous parlons en premier.

Voici croquis demandé de la self de choc pour toutes ondes.



C 4420

A monté le Standard avec lequel il obtient très bien les P.O., mais aucun poste sur G.O. A quoi cela tient-il?

Sans aucun doute l'emploi de mauvaises selfs ou d'un montage défectueux de l'inverseur. Voyez de ce côté.

M. R. P., Paris (14')

soumet disposition d'antenne intérieure, de-mande si elle peut donner de bons résultats. Oui, la disposition d'antenne intérieure que vous possédez est bonne.

Quelle distance doit-il y avoir entre le mur

Outlie distance don't y door earle te mar el l'antenne.

De 20 à 30 centimètres.

Quel fil employer.

Du fil d'antenne 12 à 15/10° brins multiples.

Un montage susceptible de fonctionner sur cette antenne.

Conseillons les montages Isophase ou Supra-Conseillons les montages Isophase ou Supra-Perfect III.

M. Georges BOURGES, Rennes possède le Métadyne II et ne peut descendre en dessous de 53 mètres.

en dessous de 53 mètres.

Diminuez valeur primaire, jusqu'à une spire et même une fraction de spire (une partie de la spire court-circuitée). Relâcher le couplage primaire secondaire, couper l'antenne par un condensateur variable 0,25 max. Travailler avec faible valeur capacité réactive.

Demande si le bloc H.F. du n° 111 donnerait de bons résultats devant le Supra-Perfect III. Oui, mais nous lui préférons le bloc H.F. à lampe écran décrit dans le n° 160 du « H.-P. ».

M. GONNIER, Ronchin

demande construction des transfos HF PO et GO pour le Supra-Perfect III.

La déscription des transfos H.F. PO et 60 pour le Supra-Perfect III a paru dans le 1º 166 du « H.-P. »; nous vous conseillons de voir ce numéro qui contient tous les renseignements demandés dans votre lettre.

M. E. VOLP, Corbigny (Nièvre)

demande schéma d'un poste fonctionnant sur antenne, donnant les principaux européens en H.P.

Nous conseillons les montages Isophase et Supra-Perfect ; ces deux appareils vous donneront d'excellents résultats.

M. Robert RESSEGUIER, Moissac

possède le Super-Six et ne reçoit pas les G.O. Mauvaises réceptions en G.O. doivent provenir de votre cadre ; nous vous conseillons la réalisation de celui paru dans le n° 163 du « H.-P. ». Il conviendra très bien à votre appareil.

Demande st l'oscillatrice Gamma convient pour ce poste. Oui, l'oscillatrice Gamma convient très bien, le mauvais fonctionnement de votre appareil ne doit pas provenir de cet accessoire.

M. CONSTANT, Vitry-sur-Seine

possède un poste à 3 lampes qui donnait avant d'exections résultats et ne donne plus maintenant que les émissions de la Tour au

D'après les renseignements donnés, le ma vais fonctionnement provient des lampes, celle ci sont usées puisque vous les avez chauffé à 6 v. 5 et 7 volts.

Comment monter une self d'accord à prises ? Voyez figure. (Clavier à plots non figure.)

M. FOUDRILLON, à Paris (19e)

Veut monter changeur de fréquence fonc-tionnant sur cadre ou antenne. Dans quel nu-méro du journal est donné ce dispositif?


Tous les supers peuvent fonctionner des deux manières. Voyez les figures ci-dessous.

En figure 1, circuit filament-grille d'accord de tous les changeurs de fréquence.

Aux bornes A et B sera mis, ou le cadre (fig. 2) ou un circuit antenne-terre (fig. 3) dans lequel doit être inséré une self L selon la lambda

Mon poste ne reçoit que difficilement les P. O Pourquoi ?

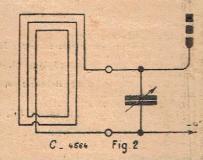Antenne de trop forte capacité ou selfs non



C. 4564. Fig. 1

Nous avisons tous nos lecteurs que nous ne dépannons exclusi-vement que les postes appartenant à des abonnés, ceux-ci devront, à la remise de leur appareil, justifier de leur identité et, de plus, verser une somme de deux francs par lampe qui sera versée à l'Œuvre de la T.S.F. à l'Hôpital. (Une cassette fermée est déposée à cet effet dans nos bureaux).

Pour 10 fr. au lieu de 24 fr. nous offrons à titre de réclame le Rhéostat THOMSON à résistance réglable et multiple s'échelonnant respectivement et

à volonté entre 5 ohms, 9 ohms, 11 ohms, 20 ohms et 30 ohms

RADIO-BELLEVILLE, 7, rue Rébéval, Paris

En nous rendant visite demandez notre catalogue qui vous permettra de comparer nos prix sur tous appareils et accessoires de T.S.F.

## GROSSES NOUVEAUTÉS HEGRAR



L'ELECTRODYNAMIQUE

Type T.S.F. et Pick-Up excitation 4 volts par l'accu même du poste Prin: 850 Fr. (Taxe en sus).


MOTEUR A 4 POLES Type grande puissance réglable, fonctionne sous 50 volts, supporte 400 v. DONNE LES BASSES

Le CHASSIS HEGRA

comprenant le moteur à 4 pôles avec sa membrane

Prix: 325 fr.

(Taxe en sus)

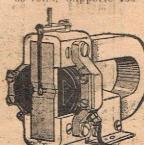

Prix: 180 Fr. (Taxe en

Concessionnaire pour le Gros :


**Etablissements Raymond FERRY** 10, rue Chaudron, PARIS-X'

Métro: Louis-Blanc Nord 60-56

EN VENTE PARTOUT. - Agents exclusifs régionaux pouvant assurer chiffre demandés

LES ETABLISSEMENTS NOEL & MICHAU 17, rue Saussier-Leroy, .- PARIS (17)

leur Super-Toredyne Populaire

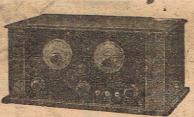

Poste à 6 lampes, changeur de fréquence la réception des petites ondes et des grandes ondes par un seul combinateur auto atique et pouvant fonctionne également en pick-up.

Prix: 700 francs

Demandez la Notice H envoyée gratis sur demande

## (DU 9 MARS AU 15 AVRIL)

A l'occasion de l'agrandissement, nous offrons gratuitement une LAMPE MICRO de 37 fr. 50 neuve, cachetée en boîte d'origine, à tout acheteur d'une lampe micro de n'importe quelle marque ou bien pour un achat de 50 francs.

9, boulevard Magenta PARIS-X'

Fetes toute la journée. - Pour expédition, frais de port en plus 

OU'UN MOTEUR POUR

vous donne entière satisfaction et pas d'ennui



all F Seul le moteur 66 K à ancre 4 POLES POINT BLEU

est réglable Un moteur réglable ne peut jamais coller

EXIGEZ-LE DE VOTRE FOURNISSEUR HABITUEL

Gros: Et RADIO E. B., 20, Rue Poissonnière, PARIS





champion du monde après sa récente victoire à déclaré:

« Je vais prendre un repos bien gagné en écoutant pendant mes soirées les Radio-Concerts grâce au Supersonic - SIX PLUMMER qui charme mes loisirs depuis déjà 2 années ».

### R. G. PLUMMER

84, rue de la Folie-Méricourt - PARIS (XI) NOTICE FRANCO. MA SON FONDÉE EN 1922.

## 

Les Éts Rémus Aronssohn RÉMUS - RADIO


67, Avenue de Lutèce, La Carenne Colombes

informent MM. les constructeurs et revendeurs qu'ils ont repris la fabrica-tion des pièces détachées de 1. S. F. des Ateliers Isodio de Clichy (Diovario, rhéostat, supports de lampe porcelaine, etc.) et qu'ils sont à même de fournir à lettre lue lous ces articles.


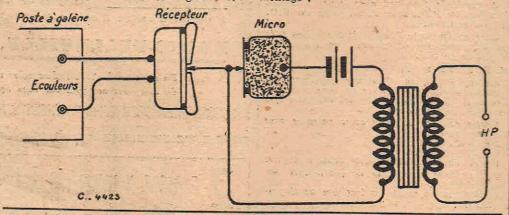
## A Notre Coursier de

Le micro peut être quelconque, mais il est pour cet usage, est de rapport 1/25 à 1/30. Voici montage :



M. MOUMASSON, à Oued-Amizous

M. MOUMASSON, à Oued-Amizous

Demande renseignement sur récepteur du commerce qui ne fonctionne pas.

Il faudrait le faire vérifier sur place pour
être certain que le défaut est bien localisé dans
le poste et non dans les sources lampe ou cadre.
Après avoir acquis cette certitude, retournez le
poste au constructeur pour mise au point.

Quelles tansformations conseiller pour obtenir
meilleur rendément?

Aucune. Une simple vérification et exclusion
éventuelle d'un organe défectueux doit suffire.

Le montage sur antenne est-il correct?

Oui.

Le schéma de l'appareil a-t-il été donné dans la Radiophonie pour Tous ? Non.

M. Jean KREBS, à Mulhouse

Conscillez-moi un bon isolant pour le teis

Le mieux serait sans nul doute, de mettre des rondelles ou canons ébonite aux endroits où le fil touche le cadre. A défaut, passez le hois à la gomme laque assez épaisse.

M. VIRY à Jaulgonne

Possède bon aérien de 40 m. Quel 3 lampes prendre ? Le Reinartz III est excellent ; vous pouvez

Le Reinartz III est excellent ; vous pouvez adopter.

Mon Supra-Perfect fonctionne très bien sur 80 v. et pas sur 45. Est-ce normal?

Outre que cette tension est insuffisante pour les B.F., la tension à appliquer dépend également des tubes employés.

Le C120 Neutrodyne peut-il fonctionner sur 3 ou 4 lampes?

Oui comme tous les montages

Oui, comme tous les montages.

Abonné 15750, à Aix.

Désire construire un rechargeur à soupapes, au tantale pour entretenir la charge, cet appa-reil étant branché en permanence sur les batte-

M. A. FLEURY, Rennes

Abonné 163/214, à Barcelona

M. Henri DESVIGNES, Paris (15e)

Diamètre du fil des selfs fonds de paniers de « Isophase » ?

ries à recharger.

Nous vous conseillons, en ce cas, la soupape au silicium « Ajax » qui répond entièrement à vos désirs. Vous n'avez, avec cet appareil aucun régulateur à manœuvrer.

Blindez les enroulements de votre poste et adoptez des M.F. accordées qui semblent ne pas l'être d'après votre schéma.

Diminuez les dimensions de votre cadre qui

sera avantageusement en spirale.

Soumet schéma d'un transjo 110 v. x 5 v. avec prise médiane. Quel est son usage?

Nous aurions aimé connaître son débit au secondaire. S est vraisemblablement au chauffage des filaments de lampes réceptrices.

Le montage Tropadyne type « Carver » peutil être amélioré?

De public de la Barcelona

De quelle încon? Tel qu'il est réalisé, il donne e bons résultats. Demande conseil sur le montage d'un cadre. Voyez le n° 69.

l' « Isophase » l'
4/10° environ.
Où est la prise sur les selfs L1, L2, L3 et L5?
Voyez le gabarit.
Les transfos P.O. et G.O., doivent-ils être
montés dans le même sens?

## ETABLISSEMENTS BEAUSOLEIL

4, Rue de Turenne - 9 et 12, Rue Charles V

Reg. Com. Seine 14.385

PARIS - 4

C. Chèques Postaux 929.55

CONSTRUCTEURS DU CÉLÈBRE RÉCEPTEUR AUTOMATIQUE

Marque Déposée

LE SYNCHRONE

Marque Deposée

ne se laissent pas devancer dans la voie du progrès, et pour justifier ceci, ils lancent sur le marché leurs nouvelles présentations :

Le modèle ordinaire, LE SYNCHRONE STANDARD B, fait place au "Synchrône" standard série C lequel n'a plus de bornes sur la platine du devant, ne comporte que 3 boutons de réglage, et bénéficie d'une merveilleuse innovation : allumage et extinction automatique par la fiche du Haut-Parleur.

"LE SYNCHRONE" modèle luxe 3 et 4 lampes est remplacé par une autre série ne comportant que 3 boutons de réglage, au lieu de 5 précédemment. Toutes les B.F. sont polarisées et peuvent fonctionner indifféremment avec des lampes ordinaires ou des lampes

L'allumage, l'extinction et la marche sur 2 et 3 lampes ou sur 3 et 4 sont simultanés par la manœuvre de la fiche du Haut-Parleur.

Malgré ces perfectionnements et améliorations nos prix ne sont modifiés. Il restent fixés

350 francs pour le "SYNCHRONE" à 3 lampes Standard C, nu. 500 francs pour le "SYNCHRONE" à 4 lampes Standard C, nu. 600 francs pour le "SYNCHRONE" luxe à 3 lampes, nu.

695 francs pour le "SYNCHRONE" luxe à 4 lampes, nu. Nous rappelons à tous les amateurs,

que tous nos postes SYNCHRONE peuvent fonctionner aux démonstrations sans antenne ni terre, et sur leurs propres selfs donnent les Parisiens en petit Haut-Parleur.

Que sur antenne intérieure de quelques mètres le SYNCHRONE permet la réception en Haut-Parleur des stations étrangères même pendant les émissions locales

Que tous nos postes SYNCHRONE font du très fort Haut-Parleur sur la terre seule, et qu'enfin ils fonctionnent sur cadre approprié en fort Haut-Parleur, sur les postes locaux.

Une liste des BONNES MAISONS de T. S. F. qui vendent le SYNCHRONE, paraîtra le 24 Mars dans le Journal le "Haut-Parleur".

TOUT POUR T. S. F.

Adresser correspondance et commandes - 4, rue de Turenne. 4 = PARIS (4º)

M. DUCROCQ, à Longfossé

Pourquoi une lampe ne s'allume-t-elle pas sur un support, alors qu'elle jonctionne sur les au-

simplement parce que votre support a un mauvais contact, si peu apparent soit-il.

A quoi attribuer la destruction brusque de lampes pendant la marche?

Simple hasard, car s'il y avait eu un court-circuit, toutes les lampes auraient été grillées.

Soumet schéma de son récépteur 4 lampés et demande s'il vaut mieux fonctionner sous 80 volts plutôt que sous 40?

Laissez 40 volts à la H.F. et à la D. et mettez 80 aux B.F. Le schéma de votre poste est exact.

M. BIBROLLET, Lyon
Quel récepteur choisir dans un endroit où les parasites abondent? Un poste sur cadre : l'Up-to-date, par exem-

7.000 mètres en MF peuvent-ils convenir?
Cette longueur d'onde peut très bien être adoptée. Vous pouvez prendre, avec un égal succès 8-9 et même 10.000 m.
Constitution d'une oscillatrice descendant à 30 m.

Il vaut mieux un dispositif à double change-ment de fréquence. Voyez le « Métadyne » au

ment de fréquence. Voyez le « Métadyne » au numéro 157.

L'alimentation plaque sur secteur continu estelle conseillable?

Oui voyez n° 111 de la Radiophonie pour Tous.
Comment reçoit-on à Lyon?

Vous êtes en meilleure place que nous pour vous documenter.

Peut-on recevoir les stations de faible puissance les Paris P.T.T., Lille P.T.T., etc..

Fort peu probable, bien qu'il y ait cependant certaines exceptions à la règle.

Abonné 9.333

Abonné 9.333

L'« Isophase » peut-il fonctionner sur cadre?

Non ; seulement sur Antenne.


Cet appareit est-il préjérable aux Perfects
sous le rapport de la sélectivité ?

Oui, mais respectez très exactement les valeurs données.

M. BU FAROT, Villeneuve-sur-Lot.

demande comment empêcher les crachements
produits par son installation électrique (220
volts continu).

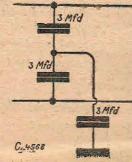Nous vous conseillons de mettre votre sec-teur à la terre comme l'indique le schéma ci-



Plusieurs installations de ce genre dans votre appartement vous permettront d'éliminer une partie des parasites.

ABOUNE 11558, M. Derosier

Demande ou se producer les tubes en carten
pour le montage Reinartz III.

Voyez Radio-Source, 82, avenue Parmentier,

Quelle valeur donner à une résistance, pour abaisser la tension de 80 à 40 v.?

Mettez 30.000 ohms avec un condensateur fixe de 10/1000 en shunt.

M. J. LITOU, Oran Le super S.S. est-il un montage très sélectif et puissant ?

Peut-on employer un redresseur tension plaque

Ferrix dans ce montage?
Oui, pourvu que celui-ci débite suffisamment.

M. BONJOUR, à Belfort Possède un C119, demande s'il est possible de recevoir tous les parisiens sur une antenne

mterieure.

Non, seulement Radio-Paris et la Tour Eiffel.

Est-il possible de le transformer en C120 et
quel sera son rendement?

Oul, possible ; vous recevrez les Européens
puissants en H P sur antenne intérieure.

Des renseignements sur un tableau tension

Vérifiez les condensateurs fixes, ceux-ci doi-vent être claqués.

M. GRINDEL, à Rouen

Pourquoi ne reçois-je pas toujours Radio-Vitus sur la même lambda?

Ge poste a changé son réglage plusieurs fois:


pas surprenant.
Soumet schéma d'un Reinartz et demande notre appréciation.

Excellent, surfout sur P.O.
Puis-je monter mes 2 transfos HF, PO et GO
sur un inverseur? Oui, cette disposition peut être adoptée éga-lement.

M. MAUCLEO, Colombes

demande schéma de super six lampes fonctionnant sur antenne.

Schéma de super six lampes ; conseillons
Umea six, il vous sera facile de le faire fonctionner sur antenne au moyen du dispositif cidessous qui se compose de deux selfs.

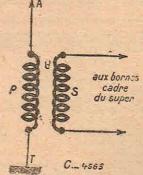

La valeur des selfs P et S varie suivant la longueur d'onde à recevoir, demande si un tableau Ferrix conviendra pour des selfs P et S varie suivant la

ce montage. Oui, si son débit est suffisant pour alimenter un super à six lampes.


## A Notre Coursier

M. LACAMBRE, Blanc-Mesnil

Montage changeur de fréquence à 3 lampes. C'est peu comme nombre de tubes employés.

Comment éviter le dérèglage en rétirant la main des C.V. ?

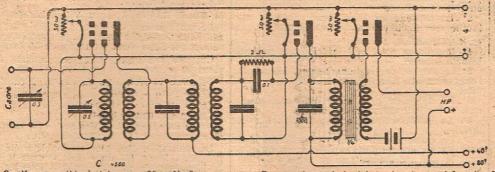Ayez soin de mettre les lames mobiles au po-tentiel fixe.



Quelle capacité choisir pour 80 volts? Au moins 2 amp. de préférence. Comment abaisser la tension anodique pour a lampe détectrice? Mettez 30.000 ohms shunté par 0,5 M.F.

Pourquoi reçois-je tel poste et non tel autre? Ceci est une question d'emplacement, à l'en-contre de laquelle personne ne peut aller.

M. MARTIN à Surat 1º Voyez Radio E.B., 20, rue Poissonnière, Paris ; 2º Adressez-vous à cette maison.

M. Maurice LESAGE, Flamanville 1° Conseillons montage donné dans le n° 163; 2° Oui; 3° Bigrille: R43m. Radiotechnique ou A441 Philips. MF: A 409. Détectrice: A415; BF1: A409; BF2: B406 ou B403 ou B443.

M. R. RICHARD, Paris 17e

1º C'est normal, il faut employer en superéaction des lampes ayant une très faible résistance interne; 2º Oui, de meilleurs résultats avec une self bobine en vrae; 3º Oui, sans inconvénients, à condition de mettre un transfo spécial pour bigrille.

L'incomparable transfo BF "V. B. L. en vente chez BOURLANT-LADAM et Cie Succrs, 50, passage du Havre, Paris (9°)

UN THIONVILLOIS

Dans un prochain numéro du H.P., il paraîtra un montage à 5 lampes, le « Super V », comprenant une trigrille changeuse de fréquence, une moyenne fréquence, une détectrice, deux BF. Vous pourrez, si vous le désirez, mettre d'autres M.F. sans inconvénients.

M. FONTAINE-LOISELET, Avesnes

1° Voyez le n° 153 contenant le plan de mon-tage du Bigrille Schnell; 2° 30 francs.

H. P., à Colombelles

Renseignements demandés paraîtront dans un prochain numéro sous le titre : Réponse à plusieurs de nos lecteurs au sujet de la construction des selfs filtres.

M. A. YARDIN, Marseille

1° Le Supra-Perfect III est un peu plus sélectif que le Tri-Simpla ; 2° Supra-Perfect III.

M. PIGOURY, Paris

Nous vous conseillons la transformation de votre C119 en Supra-Perfect III; la réalisation de ce montage a paru dans le n° 166 du H.-P.

M. Alfred BROCAS, Paris


Demande quel montage d'un prix de revient
peu élevé, lui permettra de recevoir en H.P.
la plupari des postes européens.

Nous vous conseillons le montage Super S.S.
décrit dans le n° 165 du H.P. Il répond exactement à votre demande.

M. Louis ROYER, à Melun Soumet schéma, demande s'îl est possible de mettre devant une II F. Oui, mais pas à conseiller. Est-il préférable de construire le Supra Perfect

Oui, préférable.

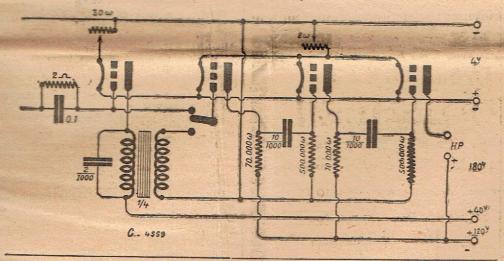M. G. FREMONT, à Paris XIº. Schéma d'ampli BF 1 étage transfo et 2 à résistances.



M. André MARTIN, à Corps

Quelle différence entre le Supra-Perfect III et le Rex IV (2º manière) ? Ces deux montages sont complètement diffé-rents, mais le rendement est sensiblement le même.

Si les transfos Stal conviennent pour le Su-

pra Perfect ? Oui, très bien.

Où trouver des tubes en verre pour construire un accu de 80 v. comme indiqué dans le n° 122 de la Radiophonie pour Tous. Voyez les Etablissements Seive, 26, rue Saint-

Gilles, Paris 3º. Si la boite d'alimentation totale du n° 151 ne produit aucun crachement ?

Non, aucun. Si le Supra Pertect III est sélectif. Oui, très sélectif.

L'adresse des Etablissements Philips. Etablissements Philips, 3, Cité Paradis, Paris.

M. Jean DU Ji. GPONT, abonné 17584

Demande comment éviter l'effet de Larsen,
a) éloignez le plus possible le H.P. du poste;
b) changez les lampes de place (BF1 à la place de BF2, etc...); c) polarisez la grille de la deuxième BF.

Des renseignements sur la construction d'une batterie de 80 v.

Voyez le n° 122 de la Radiophonie pour Tous, contenant une étude détaillée sur les accumu-

Demande si il est nécessaire de polariser la 6407 Tungsram lorsqu'elle n'est pas employée en BF2 de puissance?

Non, seulement en BF2 de puissance.

M. R. PICHON, La Suze

Possède un C119, demande comment le transformer pour obtenir plus de sélectivité.

Conseillons la transformation de votre C119
en C120 suivant montage donné dans le n° 159
du « H.-P. ».

M. A. DENIS, Nanterre
Demande dans quel n° du H.-P., a paru la
description du diffuseur cité par M. A.D. dans
le N° 177.
De la n° 166

Dans le n° 166. Le fournisseur du moteur 66 K. Radio E. B., 20, rue Poissonnière, Paris. M. Léon ROUYEAUD, Castelnaudary

Possède un poste Radio L.L. et demande un schéma de cadre.

Voyez les numéros 148 et 163 du « H.-P. ».

S'il est possible d'entendre Radio-Paris à 700 km. de distance?

Oui très facilement étant donné la puissance de ce poste émetteur.

de ce poste émetteur.

R. V., Pont-d'Ardres

Demande schéma d'un bon poste à 4 lampes dont 1 bigrille.
Conseillons le montage lsophase décrit dans le

Consellions to include 179 du « H.-P. ».


179 du « H.-P. ».

Demande des renseignements sur un poste.

Nous n'avons aucun renseignement sur le

Nous n'avons aucun re poste cité dans votre lettre. M. BERLENGOURT, Neuilly-Plaisance

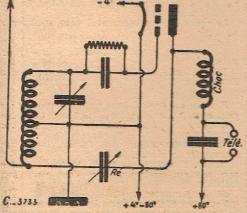1° Monter la self de choc suivant la figure 1;
2° Entre le + et le - de la pile; 3° Pour éviter
les crachements produits par la résistance interne de la pile lorsque celle-ci est usée; 4°
Oui voyez montage Standard II.



M. MONS, Gand (Belgique)

Dans quel n° du H.-P. a paru un montage à deux lampes bigrilles : 1 D. + 1 B. F.

Voyez le n° 101,

Soumet schéma et demande appréciation.

Schéma soumis exact mais peu sélectif.



TOUTES MAISONS DE T.S.F. et RADIO-J. D. 7, rue Henri-Regnault, SAINT-CLOUD (Seine-et-Oise) AGENT POUR LA BELGIQUE: BLETARD 43, rue Varin, LIEGE — 81, rue des Six-Jetons, BRUXELLES





est un appareil idéal qui

permet de recharger économiquement les LES COTEAUX accus 4 et 80, 6 et 120 volts sans les débrancher DE STCLOUD de votre poste. PRIX 370 f Encombrement réduit. DE S-CLOUD A Crédit: 50 f à la commande, 100 f à la livraison, 6 effets de 40 f. (Veine-&-Oise)





ETS J. VENARD 64 Rue de Serres, Clamart et 200





Ne manquez pas d'écouter, avec les lampes RADIOFOTOS, à 21 heures (P. T. T. Paris), le magnifique c ncert STRARAM de jeudi prochain, diffusé grâce au concours des ETABLIS MENTS GRAMMONT

## 1 Motre Courrier

M. Maurice G. ERARDI, à Faris (14º).

Vous avez très certainement une ou plusieurs lampes qui s'épuisent. Si vous tenez, néanmoins à changer votre montage pour celui dont vous soumettez schéma, voici les défauts relevés :

1° Le retour de la grille HF doit se faire au —4 et non au +.

2° La capacité en série dans l'antenne est inutile pour le circuit d'accord en Bourne.


M. GRANDJEAN, Fécamp 1º Remplacez votre self apériodique par un transfo accordé.

2° Le nombre des stations reçues, dépend de l'emplacement. Rien d'anormal à ce que vous

3° Le sifflement peut avoir différentes origines. Il faudrait connaître sa nature.
4° La construction d'autres transfos serait instille.

5° Un poste réalisé selon votre schéma doit vous donner des résultats supérieurs, en rempla-çant la self apériodique par un organe de liai-son accordé.

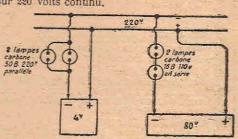M. LENOIR, à Croismare
Voici schéma de recharge pour 4 et 80 volts
sur 220 volts continu.



C. 4421

M. Ren; DELAHAYE, à Blanc-Misseron
Vous pouvez parfaitement remplacer les selfs
mobiles actuelles par un bloc de la marque indiquée; il vous suffira de suivre les instructions
fournies avec chaque bloc.

M. Yves LE GALL, à Quimper

Demande quel est l'appareil 4 lampes que
nous conseillons pour obtenir un rendement
parjait et du bon haut-parleur?

Etant donné votre situation (proximité des stations de bord fonctionnant en amorties) il vous
faut un poste sélectif. Nous vous conseillons
sans hésitation, un changeur de tréquence sur
cadre. Le Super Eco décrit dans notre numéro
174, vous donnera toute satisfaction.

Quel transfo B.F. est à conseiller?

F A. R. Croix, Stal,etc..

Les bobinages peuvent-ils être réalisés par des

Les bobinages peuvent-ils être réalisés par des

amateurs ?
Oui, mais ceux du commerce présentent la supériorité d'une exécution éprouvée et mise au

M. Ray nd SCHWALM, Bistchwiller Quelle marque adopter? Mégam, Métal. Fotos. Notre avis sur ce montage.

Noire avis sur ce montage. Excellent. Vous pouvez adopter en confiance.


Possède accu 10 amp.-h. de 4 v. Quelle sera sa durée avant recharge, le service étant de 8 heures par jour avec 3 lampes.

Si vous employez 3 lampes de 0 amp. 06, cela fait 0,06 × 3, soit 0 amp. 20 en chiffres ronds. Votre accu devra servir pendant 10/0,20 soit 50 heures ou 6 jours, à 8 heures par jour. Comme il faut éviter de décharger l'accu à fond la durée réelle sera de 5 jours environ.

fond, la durée réelle sera de 5 jours environ.

Comment recharger avec soupape électrolytique? Renseignements divers.

Voici montage à adopter:

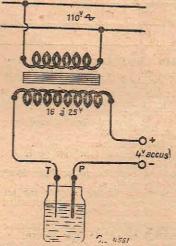

Une lame de Tantale et une de plomb en présence dans un tiers de litre d'eau acidulée à 22° Baumé + 30 gr. de sulfate de fer. Votre transfo de 4 v. au sécondaire serait insuffisant. Le temps de charge dépend du débit de l'ensemble redresseur.

Le cadre Perfect convient-il pour « Super S.

Oui. Comparaison entre « Unica-Six » et « Super-S. S.

Très difficile à faire en dehors du lieu ou l'essai peut être fait. Les deux sont bons.

M. HARDUIN, Epinay.

Possède appareil 4 lampes du commerce : ne
peut séparer Radio-Paris de la Tour. Que jaire?

Adoptez le circuit Bouchon que nous avons

Adoptez le circuit Bouchon que nous avons donné au n° 80.

Une transformation serait-elle nécessaire pour augmenter la sensibilité ?

Montez l'Isophase de M. R. Vintrin ; c'est un montage au rendement sur, dont vous serez satisfait.

Où faire montes e partie.

Où faire monter ce poste. Voyez les Etablissements Dyna, fabricants des bobinages spéciaux utilisés sur cet appareil.

M. Philippe DEROIN, Colombes

demande st le poste « Le Kid » fonctionne en

H.P. sur les émissions parisiennes.

Oui, ce montage vous permettra même la
réception des européens puissants, au casque.

M. Emile TaOUCHAND, aris

Demande s'il est possible d'altmenter totale-ment sur courant alternatif l'ampli B.F. push-pull du n° 124 de la « Radiophonie pour tous ». Oui, sans inconvénient; voyez à ce sujet le ° 151 du « H.-P. ».

M. Emile RAVINEL, Lyon-Villeurbanne.

Demande si avec un poste à galène il est pos-sible d'entendre les émissions de Radio-Lyon et de Lyon-la-Doua dans un rayon de 70 km.

Oui très facilement avec une antenne d'environ 50 mètres.

Demande la résistance du casque à employer pour un poste à galène.
500 ohms de préférence.

M. René SALIBA, Alger Possède un super 7 l. et demande st il existe un bloc permetiant la réception des O.C.

La réalisation d'un bloc semblable a été don-née dans le n° 157 du « H.-P. » sous le nom de Métadyne. Ce numéro contient tous les ren-seignements demandés dans votre lettre.

M. OBERT, Chateau-Thierry

Demande où se procurer les pièces pour te

D.R.A.

Adressez-vous aux Galeries de la Trinité, 1, rue de Londres, Paris. Cette maison est dépositaire du matériel Baltic qui a été employé dans le montage D.R.A.

M. Eugène VERNET, Marseille

Donne la liste des pièces qu'il possède et
demande un poste employant son matériel.

Nous vous conseillons le montage Super S.S.; ce poste est excellent et vous permettra d'utiliser les pièces que vous possédez. Voyez le n° 165 du « H.-P. ».

M. Paul BON, Sénas

Demande si dans le Super S.S. il est possi-gle de mettre une M.F. en plus et si cela a un

Vous pouvez sans inconvénient mettre une M.F. en plus, ce qui ferait 3, dans le montage Super S.S.

M.F. en plus, de qui terat e, dans les Super S.S. Quelle trigrille employer?
Conseillons A 441 Philipps; BM 35 Mégam;
R 43 M Radiotechnique.

M. Paul VIDAL, Paris

Possède le Supra-Perfect, demande comment empécher les sifilements produits par la manœuvre de la réaction.

Supprimez la self de choc, celle que vous possédez ne doit pas convenir.

Demande s'il existe un montage permettant la

réception des américains. Voyez les n°s 157-167 du « H.-P. » et le n° 123 de la « Radiophonie pour Tous ».

M. ROBERT, Paris, 12º Le variocoupleur pour ondes très courtes et prises que vous nous demandez n'est pas conseiller, du moins tel que vous le com-

Abonné 11822, P. 's ssède un Perfect III, fonctionne sur cadre se plaint de ne recevoir que les postes

parisiens.

Le Perfect III fonctionne sur antenne et non sur cadre, c'est pour cette raison que vous n'entendez que les postes parisiens.

demande un poste à 3 lampés sans selfs interchangeables.

Voyez les montages suivants : Reinartz III n° 117; Tri-Simpla n° 170 et 171; Standard II n° 139. Tous ces postes vous donneront d'excellents résultats.

demande comment alimenter son poste sur courant continu (tension plaque).

Voyez dans le n° 115 de la « Radiophonie pour tous » une étude sur l'alimentation des postes par le secteur continu.

demande comment charger un accu de 4 v. sur le courant continu.

Voyez également le numéro cité au paragraphe ci-dessus.

M. MARCHI Louis, à Marseille

2) La puissance est en relation avec les transfos B. F. employés, employez donc de bons transfos si vous voulez obtenir puissance

et pureté.

3) Employez les lampes suivantes : Détectrice, A 415 Philips; B.F. 1, A 409; B.F. 2, B 406 ou B 403 ou B 409.

M. GRIGNON, Amiens

possède le « Super Eco » et ne reçoit au-cune émission sur cadre et, au contraire, quelques curopéens sur antenne.

Verifiez le branchement des différents en-roulements du cadre, il doit y avoir probable-ment une erreur dans celui-ci.

Si vous n'obtenez pas l'accord voulu pour entendre Radio-Paris, vérifiez votre condensateur d'accord, celui-ci doit avoir une capacité insuffisante, et remplacez la barrette par une self de 100 spires.

Pour essais sur antenne intérieure, nous vous conseillons environ 12 à 15 mètres.

O. P. Abonné 17468

Mettez votre condensateur en série dans l'an-

Quel transfo employer dans un ampli B.F. bigrille pour obtenir le maximum de puissance.

Conseillons l'emploi d'un transfo spécial pour bigrille rapport 1/10, voyez à ce sujet les établissements Croix,
S'il est nécessaire de polariser.
Oui, c'est préférable, surtout avec une lampe de puissance en dernier étage B.F.

Le redoutable problème de la recharge des accus n'est plus qu'un vilain rêve effacé.

Le redresseur LIRIX vous vermet sans aucun ennui la recharge de vos batteries à haute et basse tension. Faites l'essai et demandez tous renseignements sans aucun engagement de votre part à :

RADIO-LIRIX, 17, Avenue Jean-Jaurès. PARIS (19°) Expéditions dans toute la France

## Dans les Clubs

#### **AUX RADIO-CLUBS**

Nous rappelons aux Radio-Clubs que leurs communiqués doivent nous parvenir le mardi au plus tard, pour être insérés dans notre numéro de la semaine et être aussi condensés que possible pour nous éviter de faire des coupures.

#### RADIO-CLUB DU XVº

La prochaine réunion du Radio-Club du XVe arrondissement aura lieu le mercredi 13 mars, à 20 h. 45, sal : Jouve, 33, rue Blomet.

#### RADIO-CLUB DU 20e

Prochaine réunion le jeudi 14 mars, à 21 heures précises, salle des Conférences de la mairie du 20°, place Gambetta.

Compte rendu de la fête du 2 mars.

Causerie et démonstration d'un redresseur à vibreur, par M. C. Thyboyeau, conseiller technique du Radio-Club.

#### RADIO-CLUB DIONYSIEN

Le jeudi 14 mars 1929, à 20 heures 45 très précises, Salle de la Légion d'honneur, rue de la Légion-d'Honneur, à Saint-Denis, avec le généreux concours de la Pile-Ajax. Reproduction électrique de Pick-Up. Conférence sur la T.S.F. économique. Cinéma comique et documentaire. Tombola gratuite.

Tombola gratuite.

Au Programme: 1re Partie: 1. Ouverture;
t. Chant; 3. Causerie sur l'alimentation des postes de T.S.F.; 4. Orchestre; 5. Films comiques;
6. Orchestre; 7. Quelques mots sur les piles électriques. — 2e Partie: 1. Ouverture; 2. Chant;
3. Films documentaires; 4. Orchestre; 5. Films comiques; 6. Orchestre; 7. Tirage de la tombola.
Des cartes d'entrée gratuites sont à la disposition des amateurs de cette grande soirée, dans
les magasins de T.S.F.

Misean Pauillette Amiet, 68, que de Paris, f.e.

Maison Bouillette-Amiot, 68, rue de Paris; Le-franc, 13, rue de la République; Maupied, 30, rue de la Légion-d'Honneur; Ronat, 58, rue de

### RADIO-CLUB DE LEVALLOIS

La séance du mardi 5 a été consacrée à l'éta-blissement d'une table d'essais mise à la dispo-

Prochaine seance le mardi 12 mars, à 20 h. 30, au siège, 3, rue des Champs. Au programme : Présentation d'un poste à super-réaction, avec

Nous resions à la disposition des amateurs e la région pour déparmages. LE SECRETAIRE.

## GAZIERS SANS-FILISTES

La ircisième assemblée générale du Radio-Cub du personnel de la Société du Gaz de Paris aura lieu le vendredi 15 mars 1929 au siège social de la Société du Gaz de Paris, 6, rue Condorcet, Paris (9°) (Salle des Contrôleurs de compteurs).

Au cours de cette assemblée où sera donné le compte rendu de l'exercice 1928-1929, le bu-reau devra être renouvelé (art. 7 des statuts). Les membres du Radio-Club désireux de poser Les membres du Radio-Club désireux de poser leur candidature devront en aviser sans retard M. H. Féret, 38, rue Clignancourt, Paris (18°), président, ou M. Delagneau, 149 rue de Bagnolet, Paris (20°), secrétaire général.

Ordre du jour de l'assemblée générale du 15-3-29. — Allocution du président. Compte rendu du trésorier. Compte rendu du secrétaire. Renouvellement du bureau. Questions diverses. P.S. — Le Radio-Club rappelle à ses adhérents que leur présence est indispensable.

Le Secrétaire général, Delagneau.

## RADIO-CLUB DE NANTES

La réunion mensuelle du Radio-Club de Nantes a eu lieu le 23 février 1929 à la Maison de la Mutualité, sous la présidence de M. Huchet. 48 membres étaient présents.

M. Huchet donne lecture de la correspondan-M. Huchet donne lecture de la correspondance. Un adhérent signale que plusieurs redresseurs à lame vibrante génent considérablement la réception des Radio-Concerts. Le président envisage l'opportunité d'une campagne de presse, pour tenter de limiter les heures de fonctionnement de ces redresseurs. 9 adhésions sont ratifiées : le nombre des Adhérents est donc porté à 238 et 162 membres sont en règle avec l'Association.

M. Huchet rand compte de son mandat de dé-

l'Association.

M. Huchet rend compte de son mandat de délégué à l'assemblée générale de l'Association
des Radio-Clubs de l'Ouest. Il est donné lecture de la lettre de protestation adressée par le
Radio-Club de Nantes à tous les parlementaires
du département. Quelques membres présents
rendent compte du résultat de l'Ecoute de la
station Radio-Rennes à Nantes. D'une façon
générale, la réception de Radio-Rennes à Nantes est défectueuse. M. Hupel donne quelques
détails sur l'émission et la réception des ondes
de 10 mètres. Le service technique avise les
membres qu'il est à leur disposition pour fournir tous renseignements pour la construction et
la mise au point d'appareils pour 10 mètres. la mise au point d'appareils pour 10 mètres.

M. Huchet rend compte de l'installation d'un 3e poste de radiophonie au sanatorium de Chantenay.

La prochaine réunion aura lieu le samedi 23 mars 1929 à la maison de la Mutualité, 5, rue Désiré-Colombe, à Nantes.
Pour tous renseignements, s'adresser au président, M. Huchet. 28, rue Général-Bedeau, à Nantes.

#### RADIO-CLUB D'AIX-LES-BAINS

RADIO-CLUB D'AIX-LES-BAINS

La réunion du Radio-Club a eu lieu le 27 'évrier, à 20 h. 30, dans la Salle du Foyer à l'Eden. A noter une intéressante causerie par M. André sur l'initiation à la T.S.F.

Après la causerie, a eu lieu la remise des cartes ainsi que le compte rendu des réunions du bureau. Sur l'initiative de M. Ausseraisse, secrétaire adjoint et ex-opérateur radio à la Tour-Eiffel, le Club organisera dès que les adhésions seront assez nombreuses, un cours de lecture au son, principalement destiné aux jeunes gens qui désireraient être incorporés dans un régiment de génie (radio-télégraphistes). Les adhésions seront inscrités après les réunions où peuvent être adressées au secrétaire du Radio-Club, à l'Eden, Certainement ces cours remporteront un vif suecès. un vif suecès.

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 13 courant, les amateurs non inscrits sont cor-dialement invités à y assister. CALLAND.

## Pour la T.S.F. à l'hôpital

LA SOIREE DU RADIO-CLUB DU XXº

La salle des Fêtes de la Mairie du XXº était La salle des Fêtes de la Mairie du XXº était remplie, samedi 2 mars, par un public nombreux qui répondait à l'appel du Radio-Club du XXº. Cette Société y avait en effet organisé un concert, suivi d'un bal, au profit de la T. S. F. à l'hôpital, avec l'aide du Haut-Parleur. Dans cette assistance, nous avons reconnu : M. Karcher, maire, et Robichon, adjoint du XXº, entourés de quelques conseillers municipaux, M. Champiot, président du Comité des letes du XXº, et vec-président du Comité des letes de Paris, M. V. Charpentier, président de l'œuvre de la T.S.F. à l'hôpital. La reine du XXº, Mile Laurent, ses demoiselles d'honneur et quelques reines d'arrondissements voisins, assistaient également à la fête.

neur et queiques reines d'arrondissements voi-sins, assistaient également à la fête.

Les sans-filistes, purent aussi, connaître le sympathique Microvox, des P. T. T., l'agréable Gambelette de Radio-Paris, qui récita queiques poésies, et le Parleur Inconnu, qui raconta le court match de boxe Pladner-Genaro. Les invités étaient reçus, d'une façon particuliè-rement aimable, par de nombreux membres du Hadio-Club.

rement aimable, par de nombreux membres du Hadio-Club.

L'orchestre Do-mi-sol-do, joua avec ensemble, de charmants morceaux, tandis que les nombreux arstites, rivalisèrent de talent ; le jeune amateur René Dols, Mme Montel Bréval, Mile Lucy Dragon, Mme Wilhemine Coudray, M. Sandrey, furent chaleureusement applaudis et la petite prodige Savary intéressa vivement l'assistance, par ses chansons et danses.

Puis ce fut le bal, avec le concours du jazz Léon Raiter, bal pendant lequel, en intermède Mary Ketty, René Devilliers, Max Régnier, chantèrent quelques œuvres de leur répertoire.

Entre deux interprètations, M. Desmedt, le sympathique président du Radio-Club, du XXe et M. Champiot, avaient remercié en quelques mots charmants, le public de son accueil.

Tard dans la nuit, après l'élection de la reine, eut lieu le tirage de la tombola, et le concours de travestis, puis ce fut encore le bal qui s'arrêta encore bien suivi, vers cinq heures.

Nos félicitations vont aux organisateurs, MM. Desmedt et Poirier, aux membres du Radio-Club, dont les efforts couronnés d'un beau succès, serviront à soutenir l'œuvre si intéressante de la T.S.F. à l'hôpital. — A. V.

Nous prions nos lecteurs, élèves de notre cours de T. S. F. gratuit préparatoire à la Télégraphie militaire (1), incorporables en 1929, de bien vouloir adresser d'urgence, au directeur du cours, tous les renseignements militaires les concernant.

Nous rappelons que ces renseignements sont : 1º Classe ; 2º Contingent ; 3º Nu-méro de recensement cantonal ; 4º Bureau de recrutement ; 5º Situation militaire particulière : sursis ou ajournement : 6° Af-fectation demandée. Métropole ou Colonies Cie des Télégraphistes coloniaux, Dépôt à Avignon).

Toute la correspondance doit être adres-sée au Directeur général : M. L. Camier, L. Camier,

88, avenue Parmentier, Paris-XI.

Ce cours de T. S. F. est professé sous le contrôle de l'Enseignement Technique, par l'U. F. J., avec l'aide effective du Haut Parleur.

## etites Annonces

5 fr la ligne de 43 lettres ou espace

Les Petites Annonces doivent nous parvenir au plus tard le mercredi matin pour paraître dans notre numéro de la semaine. Le montant de ces petites annonces est payable d'avance en timbres, mandat ou chèque.

Il n'est pas envoyé de justificatif.

## Offresa Demandes d'Emploi

On demande Amateurs et personnes parmi relations appareils et accessoires de T.S.F. Fortes commissions, Ecrire aux Ets E. Lepelletier, 192, faubourg Saint-Antoine, Paris (12°). Démander le catalogue gratuit.

## Dépanneurs

M. F. de Béville Ingénieur est à votre seig. mise au point, dépannages : 124, av. de Villiers (17°).

Pour tous montages et réparations vous à Radio-Phono Cerisier, amblificateur pour phono, nu 328 fr., 17, rue Banes, Meudon (S.-et-O.).

## Représentants

Nouvelle marque lampe T. S. F., haute qualité, recherche représentant bien introduit, très au courant de la partie. Ecrire Martial, 51, rue d'Alsace, Courbevoie, qui convoquera.

Spécialiste T.S.F. possédant magadans ville importante, départ. Somme, serait désireux recevoir offres de maisons cornues pour créer dépôt ou agence. Ecr. au bureau du journal, aux initiales L.L. qui transmettra.

J. H. 25 ans Instr. techn. 6 ans prati-que comm. Radio, sér. réf. techn. comm. morales, cherche situat, intér., constr., représent, ou gérance. Eer. Auday, Cluny Hôtel, 21, bd St-Michel.

On recherche pour Paris et Province, représentant professionnel ou non pour la vente à crédit en 42 mois, de tous les postes depuis le poste à 2 lampes à 30 fr. par mois, jusqu'au « Super Colonial B6 » à 135 fr. par mois. Radio-Colonial, 45, avenue d'Orléans.

## ventes Achats Echanges

A vendre 1 changeur de fréquence, 6 !. Argenton (Indre).

Cause deuil cederai 1.000 fr. 1 super 6 L. contacteur, diffuseur, valeur 1.400. Lechaptois, Ouillé (Mayenne).

Sté cotée recherche capitaux pour intensi-fier vente à crédit et faire au printemps, diverses expositions régionales, don-nerait un fort intérêt, assurerait au besoin situa-tion, selon l'apport et les capacités. 120 lettre Radio, ab. P.O.P..., 88, bd St-Michel.

H. P. boite à musique Amplion pour 150 fr., cadre R. L. L. 100 fr. Amendola, 23, rue de Cléry.

Diffuseur universel S.P.B. Monté par spécialiste, le plus puissant, net et fidèle. A vendre 230 fr. Eorire Savourey, 18, rue Grétry, Montmoreney (S.-et-O.).

Suis acheteur Celestions C. 10 et C12 Syncrodynes Lévy. lampes, faire offre Adriani, 46 bis, rue du Connétable, Chantilly

A vendre poste 4 l., complet, diff. Lumière, pile Hydra, accu 60, my, Paris.

Ducretet R. M. 7, complet, 7 l., cadre, det 80, H.-P. Brown, Ecr. Girel, élect, Légé (L.-Inf.). T. P. R.

Super Triola 7 l. compl.; Pte moto 1 ch. 1/2, Automoto Nve, app. photo de poche 6 1/2×9: à vend. en bloc ou détail ou à éch. contre voiturette 5 à 7 CV, conduite int.. 3 places: Citroën, Renault, Peugeot, ou cabriolet en parfait état, ajouterais soulte nécessaire Achard. 16. avenue Secrétar Paris.

A vendre coffret alimentation, tenston-plaque Ferrix, 195 fr., poste 4 l. nu 295 fr. (ou complet à débathre Oudot, 33, av. des 2-Gares, à Vincennes, le soir après 7 heures.

#### REPARATIONS ECHANGES ACCUS Toutes marques, pour Autos, Motos, T.S.F. Fere, 4 v. 10/45 AH 35 fr. Batteries 80 volts neuves 4 v. 20/30 AH 50 fr. sepuis 80 fr. 4 v. 30/45 AH 65 fr. Sourispes pour Accus etc., etc. 2 v. 2 fr. Sourispes 12 fr. LATRASSE, 23, rue Cousin, Clichy

Ech. moto sid., g. sp., contre acc. T.S.F. Limeur. Dunacq, 104, rue Oberkampi (118).

Suis ach. d'un poste Super 6 l. complet, de marque. Ecrire : Guillermin, 165, boulevard Péreire

Nouvelle pile de T. S. F. économique mande représentants anateurs. Demandez notice. Perdriau, 52, bd de Belleville, Paris.

A vendre excellente affaire de T. S. F. pleine prosperité. Ecrire à Y. Perdriau, 52, bd de Belleville, Paris.

Occasion unique a saisir toste 6 L avec son cadre. Prix 1800, état neuf. Facilités paiement. M. Baillot, 6, r. de Seine, Paris, visible matin de préférence de 9 h. à 12 h.

Phono and mous Eathé, nous diaph., Bastion, 61, Bd Suchet.

A vendre fampe Loewe 3 NF av. sup-port 100 fr., casque Ericsson 2.000 ohms 30 fr., C.V. Super démulty 0,5 isol. quartz 40 fr., tout état neuf. Chopin, 4 ch. postes, Pavillons-s. Bois (Seine).

Grande marque cherche pour son laborato re, ingénieur (u excellent monteur, ayant les meilleures références, et connaissant a fond, le super et toutes pièces détachées, appareils de mesure, etc. S'adresser au journal Références à A. P., place stable et gros appointements.

Collection n°s 39 à 175 du « Haut-Par-leur » et collection n°s 73 à 164 de « l'Antenne » en tout 221 n°s à échanger contre matériel pouvant servir à charger accus 80 v. sur alternatif ou l. big. Ecr. à Neau Léon, 8, r. Romain-Grinioux, Savigny-s.-Orge (S.-et-O.)

A vendre cause double emploi, 2 condensateurs variables « Tavernier » à démultiplicateur avec boutons rapport 0/50, 1/1000 les 2: 75 fr. 11 selfs « Selecto » montées, 4 supports : 2 fixes, 2 mobiles, le tout 50 fr. L. Sinson, 17, rue du Pont-Japhet, Alfortville (Seine).

A vendre un stock de pelits coffrets prostes à galène ou une lampe, s'adr. H. Dalles, Lancey (Isère).

Acheterais cadre à pivot s/ fil apparent, (genre cadre téléphonique). Pagaly. 47, rue Villerof, Lyon

A vendre 1 filt., 2 moy. fréq., 5 lamp., autop., 3 oscill. Intégra, 1 tubehét, 1 transf. B.F., 1 ébénist, un diovario, 1 se f ap., 1 potent, 1 cond. var. 8 supp. lamp. se fs cond. fixes et nomb. access., le tout d'une valeur 1.300, à céder 650 fr. Ecr. Polisset, 4, rue Aug.-Chabrières, Paris.

Occas. Haut-Parleur diffuseur Pathé, petif modèle, march. parf., 90 fr. Ecr. : Perret, 120, rue Legendre, Paris.

Pour 19 fr. séparez Radio de la Tour l'a-deritoir à fixation instantanée, Fourdrain 49. dapteur à fixation instantanée. Four train, 49, route d'Orléans, Montrouge (Mét. Porte d'Orl.).

A vendre en ordre de marche, appareil IV 1929, avec accus 80 v et 4 v. s'adr. chez Mme . , , rue Oberkampf, X1°.

Sup. 6 l. nu 150 cof. ver. tamp., H.P. vend. séparém. Huet, 4, pl. de la Mairie, Saint-Mandé, de 6 h. 30 à 9 h 30.

H. P. électrodynamiques Amécains gr. puissance, les meilleurs II.-P. au monde. Prix: 1.530 fr.

AMPLI GR. PUISSANCE, 20 watts alimentant

1 ou 2 H.-P. dynamiques et grand cône. Prix 2.286 fr. Remises aux revendeurs : A.M.R. 11, rue des Ternes. Téiph. : Galvani 16 95.

Poste 4 l. complet avec H.P. lampes Ferrix neut, pour 4 voits, divers access: le tout, 650 ir, embal, compris: Bavay, a Sacy-le-grand (Oise)

Torpédo Ford 1926. Excellent état, capote et pneus neufs, à vendre 4.750 fr., ou à échanger contre meubles. Préférence salle à manger. Ecrire seulement : Bertrand, 65, rue du Moulin-Vert (149).

PUBLICATIONS RADIO-ELECTRIQUES ET SCIENTIFIQUES S. A

Le Gérant GEORGES PAGEAU.

MARQUE SAMOCALE Imp. Centrale de la Bourse PARIS

tranquillité pureté économie



## POUR UN ABONNEMENT D'UN AN

UNE LAMPE Micro-Universelle G 407 "Tungsram"

excellente en H. F. comme en Détectrice et en Basse-Fréquence

Valeur: 37 1. 50



parfaite comme oscillatrice et pouvant être employée dans tous autres montages

Valeur : 48 tr





4° Un casque "Pival" ou"S.A.R.E." 2 écouteurs de 2.000 ohms chacun

monture amovible Valent : 54 fr.



9°







Un abonnement de 2 ans RADIOPHONIE POUR TOUS'

Revue mensuelle éditée par le Haut-Parleur

Valeur: 40 fr.

## UNE ANTENNE INVISIBLE

se posant à l'intérieur d'un appartement

Voir la description complète qui en a été faite dans le Nº 183 du "Haut-Parleur"

Valeur : 471r.

## UNE PENDULETTE

montée sur galalithe excellent mouvement. Cette pendulette peut être montée sur un récepteur de T. S. F en retirant la galalithe.

Valeur . 42 fr.



## FAITES ABONNER VOS AMIS

DOUR CINO ABONNEMENTS d'un an que vous nous transmettrez, nous vous donnerons une prime à votre choix parmi celles numérotées de 1 à 9.

## ABONNEZ-VOUS

au journal

## Le Haut-Parleur

GRAND HEBDOMADAIRE de la T. S. F.

## BULLETIN D'ABONNEMENT

Je soussigné, déclare souscrire un abonnement de -au journal Le Haut-Parleur, au prix de quarante francs par an, à partir du numéro.....

Nom, prénoms (très lisibles) Adresse complète

\_\_ Département \_\_\_\_

Je désire recevoir comme prime : (Indiquer la ou les primes choisies)

Veuillez trouver inclus UN MANDAT (Chèques postaux 424-19) DE \_\_\_\_ FRANCS représentant le montant de l'abonnement et les frais de port et d'emballage de la prime. (1)

(1) Joindre 6 francs pour l'envoi des transformateurs et des chargeurs et 2 francs pour les autres primes sans distinction.

## Primes aux Collectionneurs

Afin de donner satisfaction à de nombreux lecteurs désireux de compléter leur collection du «Haut. Parleur » ou de la « Radiophonie pour tous », nous avons décidé d'accorder une prime au choix pour toute commande de numéros anciens dont le total atteindra 40 fr., et qui nous sera adressée directe-

Rappelons que les numéros de la « Radiophonie Pour Tous » valent 2 fr. 50, sauf les nºs 116-117 et 118-119 qui sont des numéros, doubles à 5 francs.

Voici les numéros actuellement épuisés H.-P.: 3, 13, 19, 20, 21, 31, 32, 33 et 134. - R. P. T.: nº 110.

D'autre part, si certains abonnés désirent remplacer leur prime par une commande d'anciens numéros, (jusqu'à concurrence de 40 fr.) nous sommes à leur disposition.

## POUR UN ABONNEMENT DE 2 ANS



Un CHARGEUR d'ACCUS 4 volts

sur alternatif 110 volts avec 2 prises pour charge lente ou rapide Marque "CROIX" Délai de livraison :

Valeur: 90 fr.



## NOUVELLES PRIMES A NOS ABONNÉS DE 2 ANS



13 Une montre-bracelet, boîtier nickelé avec cadran et aiguilles lumi-

Une montre avec boîtier s'ouvrant sur pression d'un bouton (type "Savonnette"), en alliage "Métalor", finement guilloché.

La valeur de ces montres est de 90 11.