SCHEMA DU RECEPTEUR T. 152 (Pathé-Marconi)

Nouveau Manuel Pratique
de
TELEVISION
par G. RAYMOND

EDITIONS L.E.P.S.
21, rue des Jeûneurs - Paris-2e

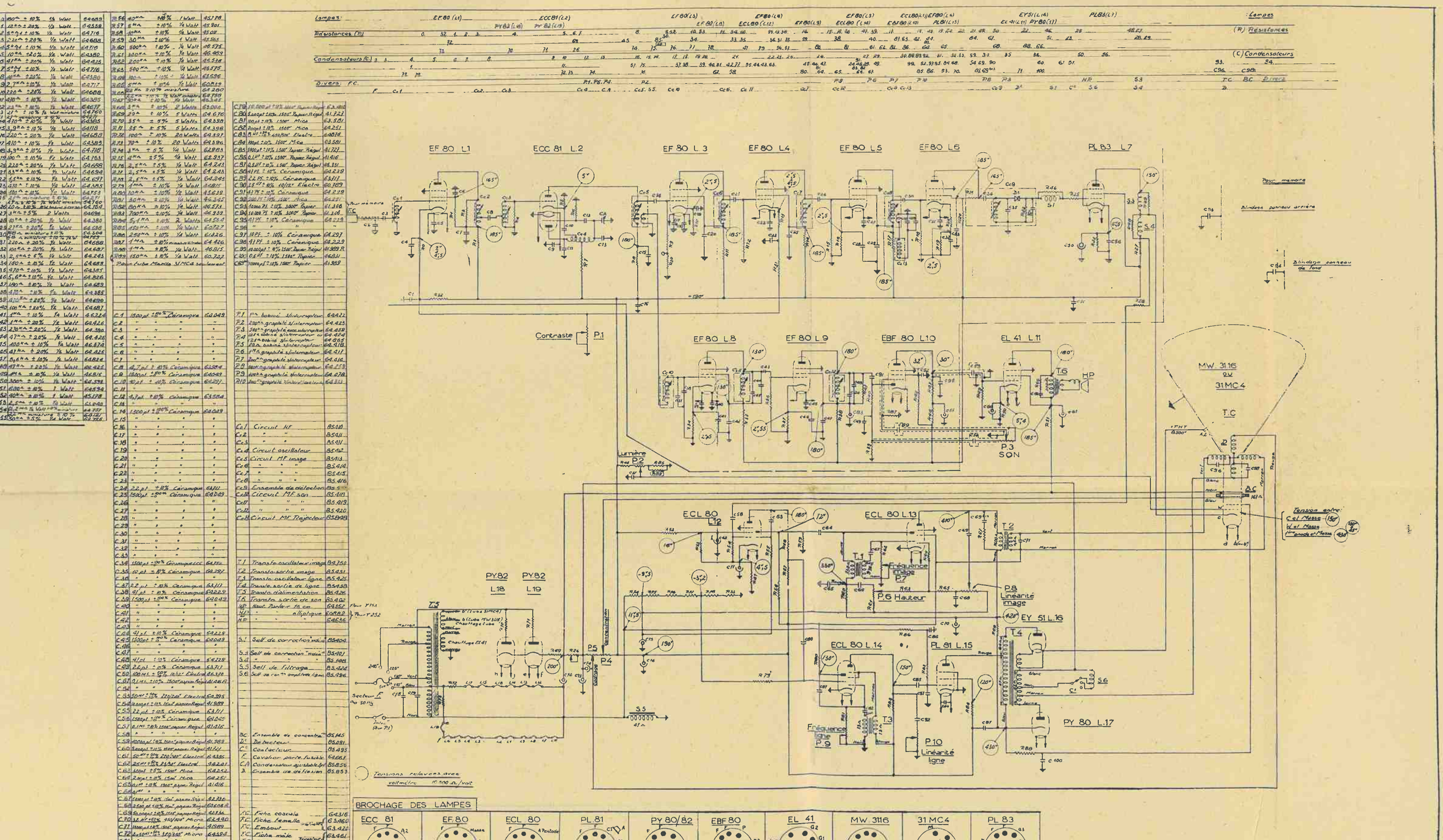

Lampes	EF80 (L1)	ECC81 (L2)	EF80 (L3)	EF80 (L4)	EF80 (L5)	ECL80 (L6)	EF80 (L7)	EY51 (L16)	PL83 (L17)	Lampes
Résistances (R)	0. 32. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.									(R) Résistances
Condensateurs (C)	3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.									(C) Condensateurs
Divers	FC.	P1. P6. P4.	P2.	P3	P5	P7	P8	P9	NR	53	FC BC Divers

R 56	40 mA	± 5%	1 Watt	45178
R 57	8 kΩ	± 10%	¼ Watt	45301
R 58	10 kΩ	± 10%	¼ Watt	45011
R 59	30 kΩ	± 10%	1 Watt	45365
R 60	800 Ω	± 10%	½ Watt	46575
R 61	350 Ω	± 10%	½ Watt	46469
R 62	200 Ω	± 10%	½ Watt	45338
R 63	500 Ω	± 10%	½ Watt	45375
R 64	100 Ω	± 10%	½ Watt	45296
R 65	5 mA	± 10%	½ Watt	60839
R 66	5 mA ± 10% miniature			64280
R 67	250 Ω ± 10% miniature		½ Watt	64350
R 68	220 Ω	± 10%	½ Watt	64377
R 69	20 Ω	± 10%	5 Watts	64676
R 70	35 Ω	± 5%	5 Watts	64398
R 71	35 Ω	± 5%	5 Watts	64398
R 72	100 Ω	± 10%	20 Watts	64397
R 73	700 Ω	± 10%	20 Watts	64396
R 74	1 mA	± 5%	½ Watt	62853
R 75	4 mA	± 5%	½ Watt	62937
R 76	2,5 mA	± 5%	½ Watt	64243
R 77	2,5 mA	± 5%	½ Watt	64243
R 78	2,5 mA	± 5%	½ Watt	64243
R 79	1 mA	± 10%	½ Watt	60815
R 80	10 kΩ	± 10%	½ Watt	45619
R 81	10 kΩ	± 10%	½ Watt	45619
R 82	80 kΩ	± 10%	½ Watt	46760
R 83	700 kΩ	± 10%	½ Watt	46939
R 84	5,4 mA	± 10%	2 Watts	64564
R 85	150 kΩ	± 10%	½ Watt	60727
R 86	250 kΩ	± 10%	½ Watt	60826
R 87	1 MΩ	± 10%	½ Watt	64426
R 88	1 MΩ	± 10%	½ Watt	46815
R 89	150 kΩ	± 10%	½ Watt	60727
	Pour tube Marcie 31 MC4 seulement			

C 79	50 000 pF ± 10%	1500 V	Papier Regul	63.410
C 80	5 000 pF ± 10%	1500 V	Papier Regul	61.722
C 81	100 pF ± 10%	1500 V	Mica	63.581
C 82	200 pF ± 10%	1500 V	Mica	64.251
C 83	8 MF + 50 - 10%	450 V	Electro	60818
C 84	100 pF ± 10%	1500 V	Mica	63.581
C 85	1000 pF ± 10%	1500 V	Papier Regul	61.721
C 86	0,01 MF ± 10%	1500 V	Papier Regul	61.816
C 87	0,5 MF ± 10%	1500 V	Papier Regul	46.351
C 88	47 PF ± 10%		Céramique	64.229
C 89	22 PF ± 10%		Céramique	63.411
C 90	0,25 MF ± 10%	1000 V	Electro	60.769
C 91	47 PF ± 10%		Céramique	64.229
C 92	100 PF ± 10%	1500 V	Mica	64.251
C 93	1000 PF ± 10%	3000 V	Papier	61.368
C 94	10 000 PF ± 10%	3000 V	Papier	61.368
C 95	47 PF ± 10%		Céramique	64.229
C 96	10 PF ± 10%		Céramique	64.207
C 97	47 PF ± 10%		Céramique	64.229
C 98	10 000 pF ± 10%	1500 V	Papier Regul	61.909 R
C 99	0,1 MF ± 10%	1500 V	Papier	46.351
C 100	1000 pF ± 10%	1500 V	Papier	61.369

Ac	Ensemble de concentra^on	85.145
Dt	Déflecteur	85.091
Ct	Contacteur	85.495
F	Cavalier porte fusible	64.661
CA	Condensateur ajustable	85.856
D	Ensemble de déflexion	85.853

P 1	1 m bobine	Stabilisateur		64.422
P 2	200 Ω	graphité	s/interrupteur	64.425
P 3	300 Ω	graphité	avec interrupteur	64.459
P 4	1250 Ω	bobiné	s/interrupteur	64.424
P 5	1250 Ω	bobiné	s/interrupteur	64.424
P 6	10 Ω	bobiné	Interrupteur	64.418
P 7	200 Ω	graphité	s/interrupteur	64.416
P 8	150 Ω	graphité	s/interrupteur	64.459
P 9	2000 Ω	graphité	s/interrupteur	64.418
P 10	2000 Ω	graphité	linéarité	64.313

Ce 1	Circuit HF		85.410
Ce 2	"	"	85.411
Ce 3	"	"	85.411
Ce 4	Circuit oscillateur		85.412
Ce 5	Circuit MF image		85.413
Ce 6	"	"	85.414
Ce 7	"	"	85.415
Ce 8	"	"	85.416
Ce 9	Ensemble de déflection		85 [illegible]
Ce 10	Circuit MF son		85.418
Ce 11	"	"	85.419
Ce 12	"	"	85.420
Ce 13	Circuit MF Rejecteur		85.849

T 1	Transfo oscillateur image	84.250
T 2	Transfo sortie image	85.451
T 3	Transfo oscillateur ligne	85.426
T 4	Transfo sortie de ligne	85.428
T 5	Bloc d'alimentation	86.426
T 6	Transfo sortie de son	85.402
HP	Haut Parleur 16 cm	64.452
Ht	" allnique	60.882
NR	" "	64.636

S 1	Self de correction ligne	85.404
S 2	Self de correction "image"	85.401
S 3	" " "	85.403
S 5	Self de filtrage	85.424
S 6	Self de correction amplitude ligne	85.396