

DOCUMENTATION
TECHNIQUE

1029

ALIMENTATION STABILISEE

LM 50/30

**CHAUVIN
ARNOUX**

ALIMENTATION STABILISEE

LM 50/30

Document
ELN 1095

ALIMENTATIONS STABILISEES LM

CHAPITRE I

I - DESCRIPTION GENERALE -

Les alimentations LM sont des alimentations stabilis es   transistors au silicium, d livrant une tension continue r glable de 0 au maximum.

LM 50/30	0 - 30 V	0,5 A
LM 100/15	0 - 15 V	1 A

Les alimentations du type LM sont munies d'un appareil de mesure Voltm tre - Amp rem tre commutable.

Elles sont prot g es contre les surcharges par une limitation de courant et par un fusible primaire.

.../...

II - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES -

- Stabilité en fonction du secteur, pour une variation secteur de $\pm 10\%$ \leq à $0,01\% + 1\text{ mV}$
(à V_s maximum - I maximum - θ ct 25°)
- Stabilité en fonction de la charge pour une variation de charge de 0 à 100% \leq $0,03\% + 3\text{ mV}$
(V_s maximum - secteur nominal - θ ct 25°)
- Ondulation résiduelle \leq $0,005\% + 0,5\text{ mV}$
crête à crête
- Temps de réponse (retour à 10 mV de l'état stable, variation de la charge de 0 à 100% - V_s maximum)..... \leq $10\ \mu\text{s}$
- Gamme de température $+ 10^\circ\text{C} + 45^\circ\text{C}$
- Coefficient de température \leq $0,02\% / ^\circ\text{C}$
- Bornes flottantes
- Encombrement $13,3 \times 8,6 \times 21,6\text{cm}$
- Masse $3,1\text{ kg}$
- Sécurité limitation de courant fusible primaire
- Alimentation $110-127-220-240\text{ V}$
 $50\ \text{à}\ 400\text{ Hz}$
(livré pour 220 V)

.../...


CHAPITRE II

MISE EN OEUVRE

I - ROLE ET EMBLACEMENT DES DIFFERENTES COMMANDES -


a) Face Avant

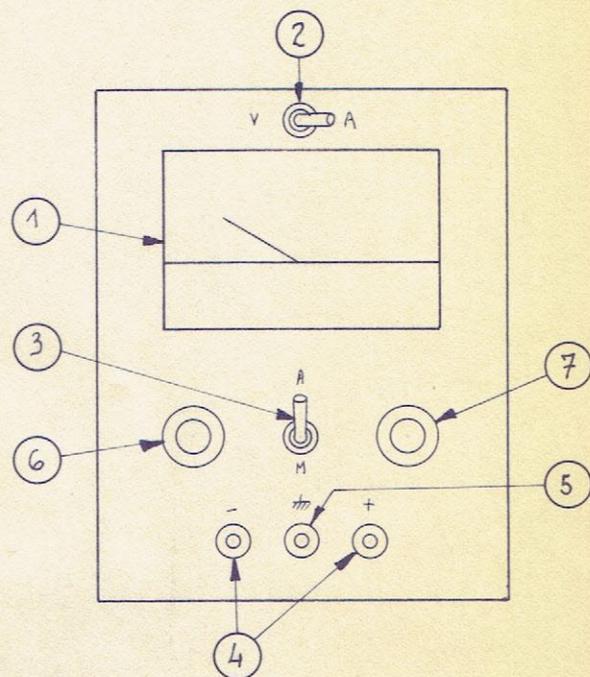- 1) Voltmètre - Ampèremètre commutable
- 2) Interrupteur de commutation de l'appareil de mesure.
- 3) Interrupteur Arrêt-Marche
- 4) Bornes + et - de sortie
- 5) Borne de masse
- 6) Potentiomètre de "réglage gros" de la tension de sortie
- 7) Potentiomètre de "réglage fin" de la tension de sortie



b) Face Arrière

- 1) Un fusible
- 2) Un cordon secteur

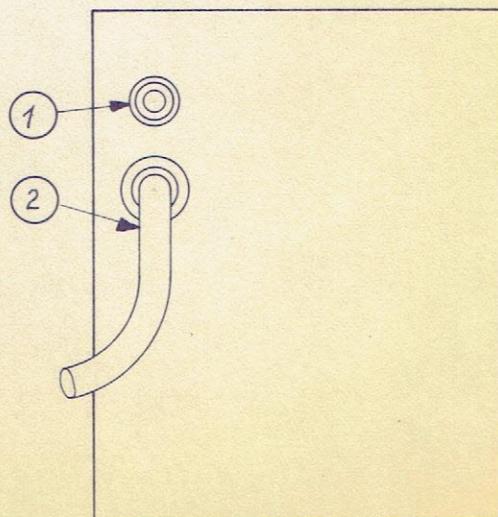

.../...

II - OPERATIONS PRELIMINAIRES -

L'appareil est livré pour être alimenté sous une tension de 220 V 50 à 400 Hz.


Vérifier avant la mise sous tension l'état et la valeur du fusible 220 V - 1 A.

Branchement du secteur 110 - 127 - 220 - 240 V


Retourner l'appareil et dévisser les quatre pieds qui maintiennent le fond.

Effectuer sur le transformateur les branchements correspondant aux différentes possibilités d'alimentation.


En 220 V fusible retardé 1 A

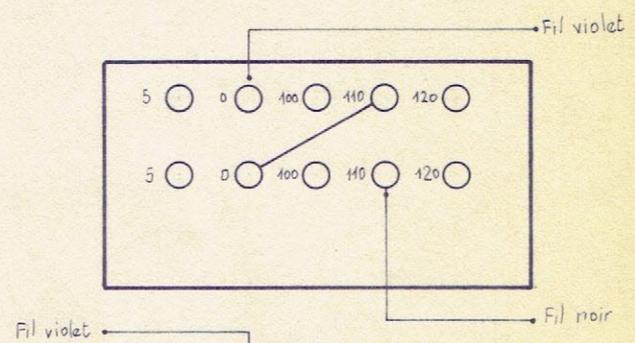


En 240 V fusible retardé 1 A

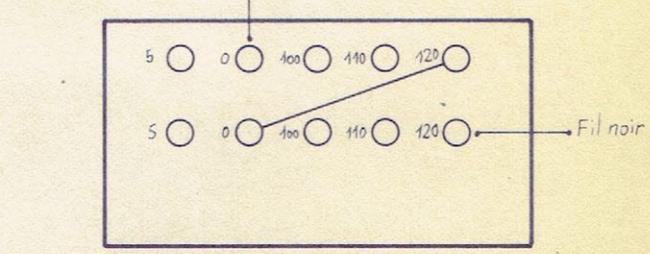

En 110 V fusible retardé 1 A

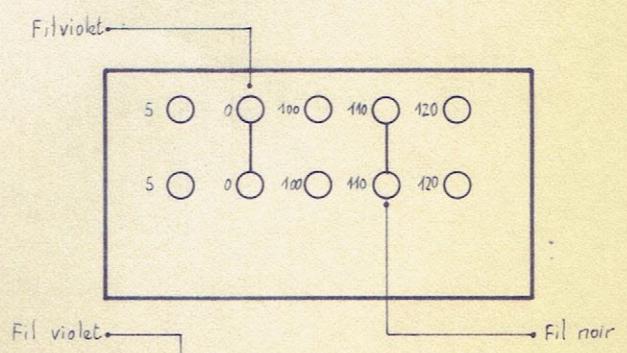

En 127 V fusible retardé 1 A

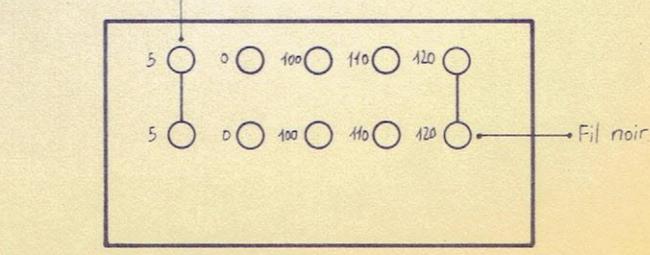

.../...

Dans tous les cas, ne pas oublier de vérifier la valeur du fusible.

Sécurités

Les alimentations du type LM disposent d'une protection automatique contre les surcharges qui entrent en jeu lorsque le courant débité dépasse environ 125 % du courant nominal.

Un fusible primaire protège l'appareil contre les différentes surcharges.

Description du circuit

Pour une meilleure compréhension, se reporter au schéma.

L'alimentation monophasée est appliquée par l'interrupteur S_1 , aux enroulements primaires du transformateur qui sont connectés en série pour les tensions d'entrée de 220 - 240 V et en parallèle pour les tensions d'entrée de 110 - 127 V. La protection d'entrée est assurée par le fusible FS_1 .

La tension issue du secondaire à point milieu est redressée par MR52 - MR53 et filtrée par le condensateur C50.

La tension issue du secondaire (22 V) est redressée par le pont de diodes MR7 à MR10 et filtrée par le condensateur C1. Cette tension est appliquée au transistor VT1 et les éléments qui lui sont associés constituent une alimentation à courant constant pour les trois diodes Zener MR2 - MR3 et MR4.

La diode Zener MR6 est reliée par R17 à la ligne auxiliaire positive à partir de laquelle un courant de référence est dérivé par R19. Ce courant est comparé au courant issu de la tension de sortie.

Le comparateur constitué des transistors VT5a et VT5b étant sensible à la tension de sortie, le signal de sortie de ce comparateur est appliqué au transistor amplificateur VT3 qui assure le pilotage du transistor ballast VT50 de façon à maintenir la tension de sortie constante.


Les potentiomètres RV2 et RV1 constituent les réglages "gros" et "fin" de la tension de sortie de l'appareil.

La limitation de courant est assurée par le transistor VT4 et les éléments qui lui sont associés.

Le réseau R8 - C2 assure la stabilité Haute Fréquence de la boucle de régulation, le réseau C4 - R18 est destiné à atténuer la résiduelle de sortie.

.../...

type LM

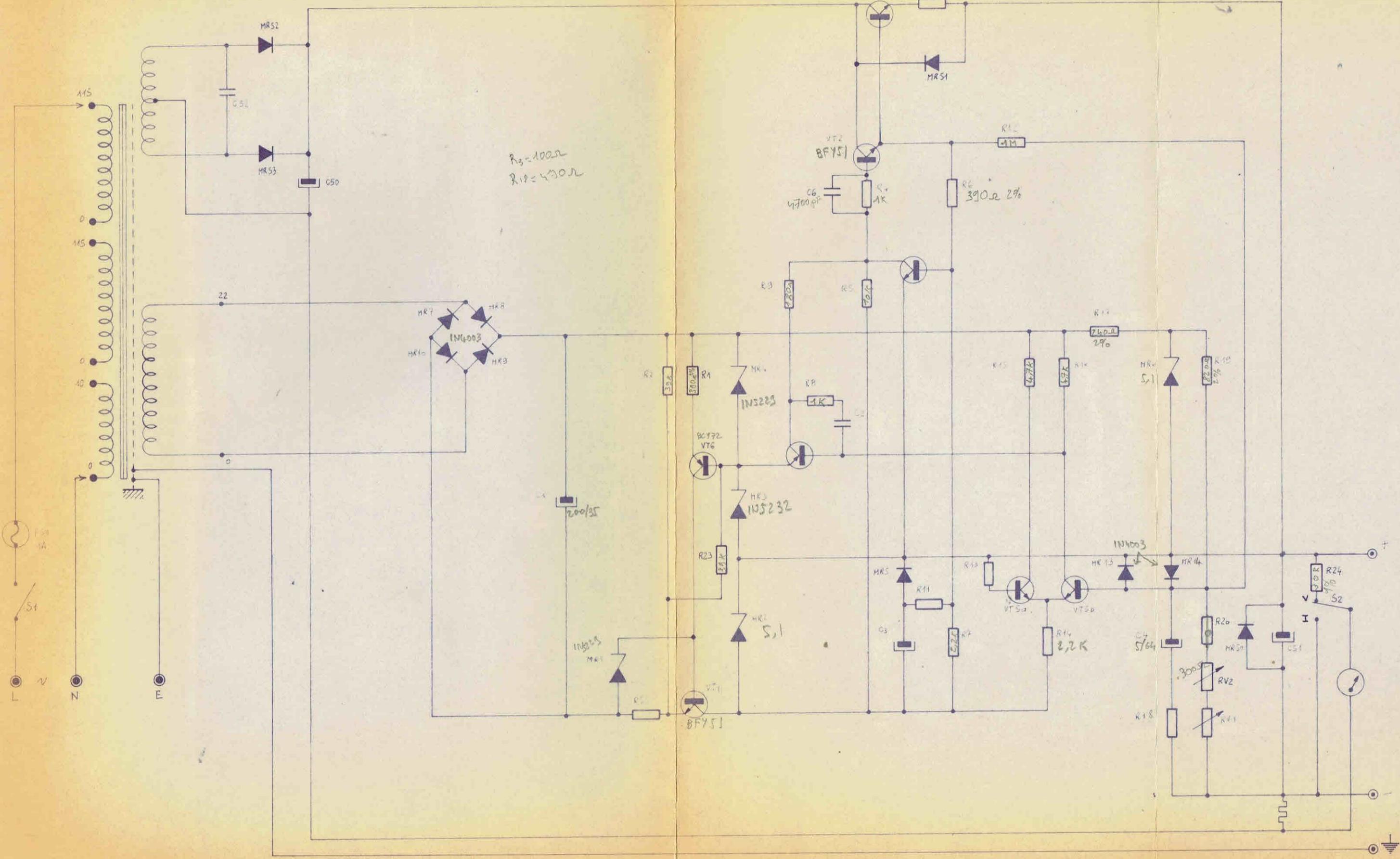

$R_3 = 100\Omega$
 $R_{10} = 430\Omega$

VT1
BFY51

VT2
BFY51

2N3055

VT5

VT6

MR51

MR52

MR53

MR54

MR55

HR7

HR8

HR9

HR306