

Service

Service

Service

Service Manual

(NL)

Systeem
Bedrijfsspanning

Verbruik bij 220 V~
Opgenomen stroom bij 12 V d.c.
Hoogspanning
Luidspreker impedantie
LF uitgangsvermogen
Antenne ingangsimpedantie
MF beeld
MF geluid
FM geluid

CCIR (B + G)
220 V~
12 V d.c.

26 W
1,25 A
12 kV
16 Ω
0,7 W
75 Ω
38,9 MHz
33,4 MHz
5,5 MHz

(F)

Système
Tension de travail

Consommation à 220 V~
Courant absorbé à 12 V d.c.
Haute tension
Impédance H.P.
Puissance de sortie BF
Impédance d'entrée
Image FI
Son FI
Son FM

(D)

System
Betriebsspannung

Verbrauch bei 220 V~
Stromaufnahme bei 12 V d.c.
Hochspannung
Lautsprecherimpedanz
NF-Ausgangsleistung
Antenneneingangsimpedanz
ZF-Bild
ZF-Ton
FM-Ton

CCIR (B + G)
220 V~
12 V d.c.

26 W
1,25 A
12 kV
16 Ω
0,7 W
75 Ω
38,9 MHz
33,4 MHz
5,5 MHz

(I)

Sistema
Tensione rete

Consumo rete a 220 V~
Consumo corrente a 12 V d.c.
E.A.T.
Impedenza altoparlante
Potenza uscita BF
Impedenza ingresso antenna
FI Video
FI Audio
MF Audio

NL

VERKLARING REPARATIEMETHODE

In deze documentatie is een reparatiemethode opgenomen. Deze heeft de vorm van een foutzoekboom. Met dit hulpmiddel kan de technicus snel en efficient fouten lokaliseren, zolang hij nog niet genoeg ervaring heeft opgedaan met de schakeling.

Hij dient hierbij de beschikking te hebben over een antenne- of generatorsignaal, een universeelmeter en een signaal injecteur (Service bestelnummer: 4822 395 30066).

OPMERKINGEN

1. Deze documentatie bevat alleen gegevens die betrekking hebben op het chassis. Gegevens over een apparaat, waarin dit chassis is toegepast, zijn vermeld in de desbetreffende typenummer documentatie.
2. De gelijkspanningen, die in het principeschema zijn aangegeven, zijn gemiddelde spanningen. Ze zijn gemeten onder de volgende condities:
 - Geen signaal toevoeren aan de antenne-ingang
 - Helderheidsregelaar om minimum
 - Kontrastregelaar op maximum.
3. De oscillogrammen zijn onder de volgende condities gemeten:
 - Signaal van een patroongenerator, op stand grijsschaal, toevoeren aan de antenne-ingang
 - Helderheidsregelaar op maximum
 - Kontrastregelaar op maximum
 - Oscillogrammen 24-25-26 zijn gemeten zonder signaal op de antenne-ingang.
4. Defective veiligheidsweerstanden moeten worden vervangen door het type, dat in de elektrische stuklijst is aangegeven. Veiligheidsweerstanden worden aangeduid met het symbool 
5. Tijdens het vervangen van de beeldbuis wordt een veiligheidsbril voorgeschreven.
6. Veiligheidsbepalingen vereisen dat het apparaat in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de oorspronkelijke worden toegepast.
7. De halfgeleiders, die in het principeschema en in de stuklijst zijn vermeld, zijn per positie in dit chassis volledig uitwisselbaar met de halfgeleiders in het apparaat, ongeacht de typeaanduiding op deze halfgeleiders.

MECHANISCHE INSTRUKTIES

Uitnemen van het chassis

- Verwijder de achterwand.
- Verwijder de knoppen volume, helderheid, contrast, cont. tuning en kanaalkeuze.
- Het chassis kan nu uitgeschoven worden.
- Zet de chassis neer op de koelbeugel voor TS115. In deze positie staat het chassis stabiel op de werkbank en kunnen metingen en reparaties aan het chassis worden verricht.
- Na de reparatie moeten de verbindingenkabels van het chassis op de originele manier worden vastgezet.

MECHANISCHE STUKLIJST

Spindle R406	4822 535 91557
Voet voor B100	4822 255 70189
Batterij ingang SK2	4822 267 30425
Batterijkabel met plug	4822 321 20361
Zekeringveer	4822 492 60063
Antenneplugs met kabel	4822 321 20823

INSTELLINGEN

① Voedingsspanning

- Sluit een voltmeter aan op kollektor TS115 (+ 11).
- Stel R120 zodanig in dat de voltmeter 11 Volt aanwijst.

② Horizontale tijdbasis

- Stem het apparaat af op een zendersignaal.
- Breng een kortsluiting aan tussen K-D451 en chassis.
- Stel R457 zo in, dat het beeld rechtop staat.
- Verwijder de kortsluiting.

③ HF-AVR

Indien bij ontvangst van zeer sterke antennesignalen het beeld vervormt of de ontvanger slecht synchroniseert stel R212 zodanig in dat deze verschijnselen verdwijnen.

④ Focussering

Punt 7 van B100 kan voor optimale focussering worden verbonden óf met massa, óf met 6B100.

⑤ Afstembalk

- Helderheid op max; contrast op min.
- Regel R190 zodanig af dat bij min. en max. tuning instelling de afstembalk links en rechts op het scherm zichtbaar is, en symmetrisch ligt t.o.v. het centrum.

AFREGELINGEN

FM geluid en FM detektor

- Sluit een patroongenerator, gemoduleerd met geluid, aan op de antenne-ingang.
- Draai de volumeregelaar van het apparaat iets open, zodat de geluidsmodulatie goed hoorbaar is.
- Sluit een gevoelige wisselspanningsvoltmeter aan over de luidspreker.
- Draai de HF sterkteregeelaar van de patroongenerator zover terug, dat de meteruitslag circa 30% is afgenumen.
- Stel U301-U302 in op maximale meteruitslag.

Trimmen beeld

- Contrast en helderheid op min. en afstemmen op UHF.
- De respectieve multi-turn potm. zodanig afstemmen dat de spanning op punt 7-U130 2 Volt is.
- Draai R212 volledig rechtsom.
- Onderbreek C136 aan soldeerbrug.
- Sluit punt 8 en 9 van IC210 kort.
- Sluit een gelijkspanning van 7,5 V aan op R215/C216 naar massa.
- Sluit een generator met AM-modulatie (PM5326) aan op punt 4-U130 via een condensator van 10 nF en een weerstand van 68 Ω aan volgens Fig. 1.
- Sluit een oscilloscoop aan tussen S220/R220 en massa.
- Trim zoals in de tabel is aangegeven (Fig. 1).
- Let op! Zorg steeds dat er geen oversturing optreedt.
- Verwijder kortsluiting IC210 punt 8 en 9.

MF-detektor

- Generator AM moduleren en afstemmen op 38,9 MHz en U210 nu afregelen op minimale uitslag in het dal tussen 2 toppen.
- Verwijder alle meetapparatuur en sluit soldeerbrug van C136.
- Regel HF-AVR opnieuw af ③ .

Controle doorlaat kromme

- Contrast en helderheid op min. en afstemmen op UHF.
- De respectieve multi-turn potm. zodanig afstemmen dat de spanning op punt 7-U130 2 Volt is.
- Draai R212 volledig rechtsom.
- Onderbreek C136 aan soldeerbrug.
- Sluit punt 8 en 9 van IC210 kort.
- Sluit een gelijkspanning van 7,5 V aan op R215/C216 naar massa.
- Sluit een wobbulator aan op punt 4-U130 via een condensator van 10 nF en een weerstand van 68 Ω (Fig. 1).
- Breng een serieschakeling bestaande uit een weerstand van 4,7 kΩ en een condensator van 4,7 nF aan tussen B-TS220 en massa; condensator aan massa.
- Sluit een oscillograaf aan over de condensator.
- Maak de noodzakelijke verbindingen tussen de wobbulator en de oscillograaf.
- Schakel het apparaat in, de doorlaat kromme, die nu op het scherm van de oscillograaf verschijnt moet er uitzien zoals in Fig. 1 is getekend. Kleine afwijkingen kunnen gecorrigeerd worden, door de kernen van de diverse spoelen te verdraaien.
- Verwijder kortsluiting punt 8 en 9 van IC210 en regel U210 af op 38,9 MHz.
- Verwijder meetapparatuur en sluit soldeerbrug voor C136.
- Regel HF-AVR opnieuw af ③ .

F COMMENT UTILISER LA METHODE DE REPARATION

Cette documentation contient une méthode de réparation sous forme d'arbre de dépistage. Cet auxiliaire permet au technicien de se familiariser rapidement avec l'appareil. Il doit pouvoir disposer d'un signal provenant de l'antenne ou d'un générateur, d'un multimètre et d'un injecteur de signal (no. de commande: 4822 395 30066).

REMARQUES

1. Cette Documentation ne comporte que des données qui ont trait au châssis. Des Données au sujet de l'appareil où ce châssis a été monté sont reprises dans la Documentation proprement dite du no type de l'appareil.
2. Les tensions continues qui sont données au schéma de principe, sont des tensions moyennes. Elles ont été prélevées dans les conditions suivantes:
 - Ne pas appliquer de signal sur l'entrée d'antenne.
 - La commande de luminosité au minimum.
 - La commande de contraste au maximum.
3. Les oscillosogrammes ont été prélevées dans les conditions suivantes:
 - Appliquer le signal d'un générateur de mire en position échelle des gris, à l'entrée d'antenne.
 - Commande de luminosité au maximum.
 - Commande de contraste au maximum.
 - Les oscillosogrammes 24-25-26 sont prélevés sans signal sur l'entrée d'antenne.
4. Les résistances de sécurité défectueuses doivent être remplacées par le type donnée dans la liste des pièces électriques et symbolisé par 
5. Le port de lunettes protectrices est obligatoire lors du remplacement du tube image.
6. Les normes de sécurité exigent, qu'après réparation l'appareil soit remis à son état d'origine et que les composants utilisés soient identiques aux originaux.
7. Les semi-conducteurs dans le schéma de principe et à la liste des composants, sont interchangeables par repère sur ce châssis avec les semi-conducteurs de l'appareil quelle que soit la désignation de type donnée sur ces semi-conducteurs.

INSTRUCTIONS D'ORDRE MECANIQUE

Retrait du châssis

- Retirer le panneau arrière.
- Oter les boutons du volume, de la sensibilité, du contraste, de l'accord permanent, du sélecteur de canal.
- Le châssis peut à présent être glissé au dehors.
- Placer le châssis sur l'étrier de refroidissement pour TS115.
Dans cette position le châssis est stable sur l'établi et les mesures et réparations pourront ainsi être effectuées aisément.
- Après la réparation, les câbles de liaison du châssis devront être fixés comme à l'origine.

LISTE DES PIECES MECANIQUES

Axe R406	4822 535 91557
Support pour B100	4822 255 70189
Entrée batterie SK2	4822 267 30425
Cable batterie avec fiche	4822 321 20361
Ressort pour fusibles	4822 492 60063
Fiche d'antenne avec câble	4822 321 20823

REGLAGES

① Tension d'alimentation

- Brancher un voltmètre au collecteur de TS115 (+11).
- Régler R116 pour que le voltmètre affiche 11 V.

② Base de temps horizontale

- Accorder l'appareil sur un signal d'émetteur.
- Provoquer un court-circuit entre K-D451 et le châssis.
- Régler R457 pour que l'image soit parfaitement verticale.
- Eliminer le court-circuit.

③ CAG-HF

Si à réception de signaux d'antenne très puissants, l'image est déformée ou que le récepteur synchronise mal, régler R212 pour que ces phénomènes disparaissent.

④ Focalisation

Le point 7 de B100 peut être relié à la masse ou avec 6B100 pour une focalisation optimale.

⑤ Barre d'accord

- Luminosité au maximum, contraste au minimum.
- Ajuster R190 pour que réglages minimum et maximum, la barre d'accord à la gauche et à la droite de l'écran soit visible et symétrique par rapport au centre.

ALIGNEMENT IMAGE

Son FM et détecteur FM

- Brancher un générateur de mire, modulé avec son, sur l'entrée d'antenne.
- Ouvrir légèrement la commande de volume pour que la modulation sonore soit bien audible.
- Brancher un voltmètre de tension alternative sensible sur le haut-parleur.
- Tourner à la commande d'intensité HF du générateur de mire en sens anti-horaire pour que l'affichage de l'instrument de mesure de baisse de 30%.
- Régler U301-U302 sur déviation maximale.

IMAGE FI

- Contraste et luminosité au minimum et accorder sur UHF.
- Accorder les potentiomètres „multi-turn” respectifs, de manière que la tension sur le point 7-U130 soit de 2V.
- Tourner R212 à fond sur la droite.
- Interrompre C136 au pont de soudage.
- Court-circuiter le point 8 et 9 de l'IC210.
- Appliquer une tension continue de 7,5V sur R215/C216 vers la masse.
- Brancher un générateur en AM (PM5326) sur le point 4-U130 à travers un condensateur de 10 nF et une résistance de 68 Ohm, selon la fig. 1.
- Brancher un oscilloscophe entre S220/R220 et la masse.
- Aligner comme décrit au tableau (fig. 1).
- Attention s'assurer à chaque fois qu'il n'y a pas saturation.
- Eliminer le court-circuit IC210-point 8 et 9.

Détecteur FI

- Modular le générateur en AM et accorder sur 38,9 MHz et U210; ajuster à présent pour une déviation minimum dans le creux entre deux tops.
- Supprimer tous les instruments de mesure et fermer le pont de soudage de C136.
- Ajuster à nouveau la CAG-HF ③

Vérification de la courbe de réponse

- Contraste et luminosité au minimum et accorder en UHF.
- Accorder les potentiomètres „multi-turn” respectifs de manière que la tension sur le point 7-U130 soit 2V.
- Tourner R212 à fond sur la droite.
- Interrompre C136 au pont de soudage.
- Court-circuiter 8 et 9 de l'IC210.
- Appliquer une tension continue de 7,5V sur R215/C216 vers la masse.
- Brancher un wobblateur sur le point 4-U130 à travers un condensateur de 10nF et une résistance de 68 Ohm (fig. 1).
- Monter un circuit en série composé d'une résistance de 4,7 kOhm et d'un condensateur de 4,7nF entre B-TS220 et la masse, le condensateur à la masse.
- Brancher un oscilloscophe sur le condensateur.
- Procéder aux connexions nécessaires entre le wobblateur et l'oscilloscophe.
- Mettre l'appareil en marche, la courbe de réponse qui paraît sur l'écran de l'oscilloscophe doit présenter la forme de celle de la fig. 1.
De petits écarts pourront être corrigés par rotation des noyaux des bobines.
- Eliminer le court-circuit du point 8 et 9 de FC210 et ajuster U210 à 38,9MHz.
- Enlever les instruments de mesure et fermer le pont de soudage pour C136.
- Régler à nouveau la CAG-HF selon ③ .

D

ERLAUTERUNG DER REPARATURMETHODE

Diese Dokumentation enthält Fehlersuch-Anweisungen. Anhand dieser Hinweise kann ein Fehler schnell eingekreist und ermittelt werden. Bei seiner Arbeit braucht der Techniker ein Antennen- oder Generatorsignal, ein Universalmessgerät und einen Signalinjektor (Bestellnummer 4822 305 30066).

ANMERKUNGEN

1. Diese Dokumentation enthält nur Daten die sich auf das Chassis beziehen.
Daten eines Gerätes, in dem dieses Chassis eingebaut ist, sind in der entsprechenden Typennummer-Dokumentation erwähnt.
2. Die Gleichspannungen die im Prinzipschaltbild enthalten sind, sind Durchschnittsspannungen. Sie wurden zu folgenden Bedingungen gemessen.
 - Kein Signal auf den Antenneneingang geben.
 - Helligkeitsregler auf Mindestwert.
 - Kontrastregler auf Höchstwert.
3. Die Oszillogramme wurden zu folgenden Bedingungen gemessen.
 - Signal von einem Mustergenerator, in Stellung Grauskala, dem Antenneneingang zuführen.
 - Helligkeitsregler auf Höchstwert.
 - Kontrastregler auf Höchstwert.
 - Oszillogramme 24-25-26 wurden ohne Signal am Antenneneingang gemessen.
4. Schadhafte Sicherheitswiderstände sind zu tauschen gegen den Typ, der in der elektrischen Stückliste aufgeführt ist.
Sicherheitswiderstände sind mit dem Sinnbild  gekennzeichnet.
5. Während des Bildröhrenwechsels wird eine Schutzbrille vorgeschrieben.
6. Sicherheitsbestimmungen erfordern, dass das Gerät in die Originallage zurückgebracht wird und dass den Originalteilen identische Teile eingebaut werden.
7. Die Halbleiter, die im Prinzipschaltbild und in der Stückliste enthalten sind, sind positionswise in diesem Chassis mit den Halbleitern im Gerät voll auswechselbar, ungeachtet der Typenbezeichnung auf diesen Halbleitern.

MECHANISCHE ANWEISUNGEN

Herausnahme des Chassis

- Rückwand abnehmen.
- Knöpfe für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, stufenlose Abstimmung („continuous tuning“) und Kanalwahl abziehen.
- Das Chassis lässt sich nun hinausschieben.
- Chassis auf dem Kühlbügel für TS115 abstellen.
In dieser Stellung steht das Chassis stabil auf dem Arbeitsplatz und können Messungen und Reparaturen am Chassis vorgenommen werden.
- Nach der Reparatur müssen die Verbindungskabel des Chassis in Originalweise fixiert werden.

MECHANISCHE STÜCKLISTE

Achse R406	4822 535 91557
Sockel für B100	4822 255 70189
Batterieeingang SK2	4822 267 30425
Batteriekabel mit Stecker	4822 321 20361
Sicherungsfeder	4822 492 60063
Antennenstecker mit Kabel	4822 321 20823

EINSTELLUNGEN

① Versorgungsspannung

- An Kollektor TS115 (+ 11) ein Voltmeter schalten.
- R120 dahin einstellen, dass das Voltmeter 11 Volt anzeigt.

② Horizontale Zeitbasis

- Gerät auf ein Sendersignal abstimmen.
- Kurzschluss zwischen K-D451 und Chassis anbringen.
- R457 so einstellen, dass das Bild aufrecht steht.
- Kurzschluss beheben.

③ AVR-HF

Wenn bei Empfang sehr starker Antennensignale das Bild verzerrt oder der Empfänger mangelhaft synchronisiert, R212 so einstellen, dass diese Erscheinungen verschwinden.

④ Fokussierung

Anschluss 7 von B100 kann für optimale Fokussierung entweder mit Masse oder mit 6B100 verbunden werden.

⑤ Abstimm balken

- Helligkeit auf Höchstwert, Kontrast auf Mindestwert.
- R190 so einstellen, dass bei Mindest- und Höchst-Abstimmstellung der Abstimm balken links und rechts am Schirm erkennbar ist und symmetrisch zur Mitte liegt.

ABGLEICHVORGÄNGE

Ton-FM und FM-Detektor

- Einen mit Ton modulierten Mustergenerator an den Antenneneingang schalten.
- Lautstärkeregler des Gerätes ein wenig aufdrehen, so dass die Tonmodulation gut hörbar ist.
- Ein empfindliches Wechselspannungsvoltmeter an den Lautsprecher schalten.
- HF-Stärkeregler des Mustergenerators soweit zurückdrehen, dass der Metrausschlag ca. 30% abgenommen hat.
- U301-U302 auf Höchst-Metrausschlag einstellen.

Bildabgleich

- Kontrast und Helligkeit auf Minimum und auf UHF abstimmen.
- Die entsprechenden Ringpotentiometer dahin abstimmen, dass die Spannung an Anschluss 7 von U130 2 Volt beträgt.
- R212 völlig rechtsherum drehen.
- C136 an Ueberlötspunkt unterbrechen.
- Anschlüsse 8 und 9 von IC210 kurzschließen.
- Eine Gleichspannung von 7,5 V an R215/C216 zu Masse anlegen.
- Generator mit Amplitudenmodulation (PM5326) über einen Kondensator von 10 nF und einen Widerstand von 68 Ω gemäss Bild 1 an Anschluss 4 von U130 schalten.
- Kathodenstrahlzosiloskop zwischen S220/R220 und Masse schalten.
- Abgleichen wie in der Tabelle angegeben (Bild 1).
- Achtung! Stets dafür sorgen, dass keine Uebersteuerung eintritt.
- Kurzschluss an den Anschlüssen 8 und 9 IC210 beheben.

ZF-Detektor

- Generator amplitudenmodulieren und auf 38,9 MHz abstimmen; U210 nun regeln auf Mindestausschlag in dem Tal zwischen 2 Spitzen.
- Alle Messapparatur beseitigen und Ueberlötspunkt von C136 schließen.
- AVR-HF erneut einstellen ③ .

Kontrolle der Durchlasskurve

- Kontrast und Helligkeit auf Minimum und auf UHF abstimmen.
- Die entsprechenden Ringpotentiometer so abstimmen, dass die Spannung an Anschluss 7 von U130 2 Volt beträgt.
- R212 völlig rechtsherum drehen.
- C136 an Ueberlötspunkt unterbrechen.
- Anschlüsse 8 und 9 von IC210 kurzschließen.
- Gleichspannung von 7,5 V an R215/C216 zu Masse anlegen.
- Wobbler über einen Kondensator von 10 nF und einen Widerstand von 68 Ω an Anschluss 4 von U130 schalten.
- Reihenschaltung aus einem Widerstand von 4,7 kΩ und einem Kondensator von 4,7 nF zwischen b-TS220 und Masse schalten; Kondensator an Masse.
- Oszillograph über den Kondensator anschließen. Die notwendigen Verbindungen zwischen Wobbler und Oszillograph herstellen.
- Gerät einschalten, die Durchlasskurve die nun auf dem Schirm des Oszillographen erscheint, soll aussehen, wie in Bild 1 gezeichnet.
- Geringfügige Abweichungen lassen sich korrigieren, indem die Kerne der diversen Spulen verdreht werden.
- Kurzschluss an Anschlüssen 8 und 9 von IC210 beheben und U210 auf 38,9 MHz regeln.
- Messapparatur beseitigen und Ueberlötspunkt für C136 schließen.
- AVR-HF erneut regeln ③ .

I

SPIEGAZIONE DEL METODO RIPARAZIONE

In questa documentazione è inserito un metodo di riparazione. Esso ha la forma di un albero dei difetti e mette il tecnico in condizione di localizzare velocemente ed efficientemente i guasti ancor prima di conoscere i circuiti. Esso deve avere a disposizione un segnale in antenna oppure un generatore, un multimeter e un iniettore di segnale (numero di codice 4822 395 30066).

NOTE:

1. Questa documentazione contiene soltanto i dati relativi al telaio. I dati riguardanti l'apparecchio su cui è stato montato questo telaio sono riportati sulla documentazione relativa al tipo del televisore.
2. Le tensioni continue indicate sul circuito elettrico sono approssimate. Esse sono state misurate sotto le seguenti condizioni:
 - nessun segnale all'ingresso antenna
 - luminosità al minimo
 - contrasto al massimo
3. Gli oscillogrammi sono stati misurati sotto le seguenti condizioni:
Il generatore di segnale su posizione scala dei grigi e la sua uscita all'ingresso antenna del televisore.
 - luminosità al massimo;
 - il contrasto al massimo.Gli oscillogrammi 24-25-26 sono stati misurati senza segnale all'ingresso antenna.
4. Quando si sostituiscono le resistenze di sicurezza devono essere sostituite con lo stesso tipo, indicate nell'elenco dei componenti elettrici.
Le resistenze di sicurezza sono indicate con il simbolo 
5. Quando si sostituisce il tubo catodico usare sempre gli occhiali di protezione.
6. Le norme di sicurezza richiedono che, dopo le riparazioni l'apparecchio venga riportato nelle condizioni originali e vengano usate parti di ricambio identiche a quelle specificate nella documentazione tecnica.
7. I semiconduttori menzionati nello schema elettrico e nell'elenco ricambi sono completamente intercambiabili tra quelli montati sul telaio e quelli menzionati sull'elenco ricambi dell'apparecchio.

OPERAZIONI MECCANICHE

Estrazione del telaio:

- Togliere il pannello posteriore
- Togliere le manopole del volume, della luminosità, del contrasto e del controllo di sintonia.
- Il telaio, ora può essere estratto dal mobile.
- Per la riparazione e le misure, posizionare il telaio col lato dissipatore di calore di TS115 sul banco di lavoro.
- Dopo la riparazione i cavi devono essere fissati nel modo originale.

PARTI MECCANICHE

Alberino R406	4822 535 91557
Base per B100	4822 255 70189
Dispositivo ingresso batteria SK2	4822 267 30425
Cavo batteria con connettore	4822 321 20361
Fusibile a molla	4822 492 60063
Connettore antenna con cavo	4822 321 20823

REGOLAZIONI

① Alimentazione

- Collegare un voltmetro al collettore di TS115 (+ 11).
- Regolare R120 per una lettura di 11 V.

② Base dei tempi orizzontale

- Sintonizzare l'apparecchio su una stazione.
- Fare un ponticello tra il catodo di D451 e massa.
- Regolare R457 fino a che l'immagine è stabile.
- Togliere il ponticello tra catodo di D451 e massa.

③ CAG RF

Se durante la ricezione di forti segnali l'immagine risulta distorta, oppure ci sono problemi di sincronizzazione, regolare R212 fino a che questi fenomeni scompaiono.

④ Regolazione del fuoco

Per una focalizzazione ottimale, collegare il piedino 7 di B100 a massa, oppure al 6 di B100.

⑤ Barra di sintonia

- Luminosità al massimo e contrasto al minimo.
- Regolare R190 in modo che sia al minimo che al massimo della sintonia viene visualizzata la barra (di sintonia)

TARATURA

FM Audio e Rivelatore FM

- Collegare il generatore di barre con l'audio modulato all'ingresso dell'antenna.
- Aumentare leggermente il volume del televisore in modo da udire l'audio modulato.
- Collegare un voltmetro (C.A.) in parallelo all'altoparlante.
- Regolare il controllo dell'audio RF del generatore fino a che il voltmetro (C.A.) indica un decremento della lettura del 30%.
- Regolare U301-U302 per la massima lettura sul voltmetro.

REGOLAZIONE DEL SEGNALE VIDEO




- Posizionare il contrasto e la luminosità al minimo e sintonizzare l'apparecchio sulla banda UHF.
- Regolare i rispettivi potenziometri di sintonia fino a che la tensione sul piedino 7 di U130 raggiunga 2 V.
- Regolare R212 completamente in senso orario.
- Interrompere il ponticello della saldatura su C136.
- Cortocircuitare i piedini 8 e 9 di IC210.
- Collegare la tensione continua di 7,5 V tra la giunzione di R215/C216 e massa.
- Collegare il generatore PM5326 (ampiezza modulata) sul piedino 4 di U130 tramite un condensatore di 10 nF e una resistenza di 68 ohm e fare le regolazioni come indicato in figura 1.
- Collegare un oscilloscopio tra S220/R220 e massa.
- Fare le regolazioni come indicato nella tabella della figura 1.
- Eliminare il corto tra i piedini 8 e 9 di IC210.

RIVELATORE IF

- Col generatore modulato in ampiezza e regolato sulla frequenza di 38,9 MHz, regolare U210 per il minimo il punto tra i due picchi della curva.
- Scollegare tutti gli strumenti di misura e chiudere il ponticello di saldatura su C136.
- Regolare di nuovo il CAG di RF 

VERIFICA DELLA CURVA DI RISPOSTA

- Regolare il contrasto e la luminosità al minimo e sintonizzare l'apparecchio sulla banda UHF.
- Regolare i rispettivi potenziometri di sintonia, fino a che la tensione sul piedino 7 di U130 raggiunga 2 V.
- Regolare R212 completamente in senso orario.
- Scollegare C136 interrompendo il ponticello a stagni.
- Cortocircuitare i piedini 8 e 9 di IC210.
- Collegare la tensione continua di 7,5 V tra la giunzione di R215/C216 e massa.
- Collegare un wobbulatore al piedino 4 di U130 tramite un condensatore di 10 nF e una resistenza di 68 ohm (vedi fig. 1).
- Collegare un circuito in serie formato da una resistenza di 4,7 Kohm e un condensatore di 4,7 nF tra la base di TS220 e massa; il condensatore deve essere collegato a massa.
- Collegare l'oscilloscopio attraverso il condensatore.
- Fare le connessioni necessarie tra l'oscilloscopio e il wobbulatore.
- Accendere il televisore, la curva di risposta visualizzata sull'oscilloscopio deve essere uguale a quella illustrata in fig. 1.
- Per ulteriori correzioni della curva regolare i nuclei delle varie bobine.
- Eliminare il corto circuito tra i piedini 8 e 9 di IC210 e regolare U210 per la frequenza di 38,9 MHz.
- Scollegare tutti gli strumenti di misura e chiudere il ponticello a stagni di C136.
- Regolare di nuovo il CAG di RF.

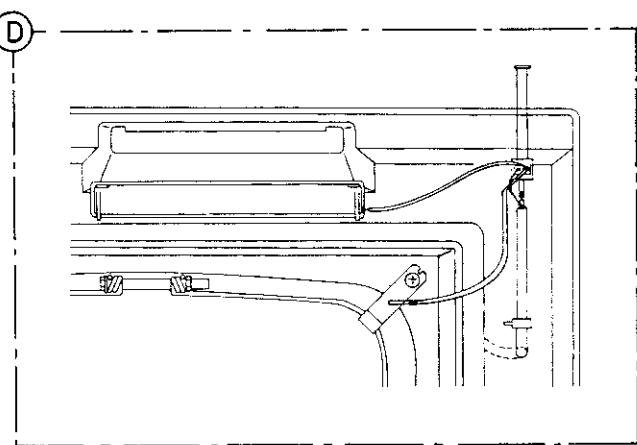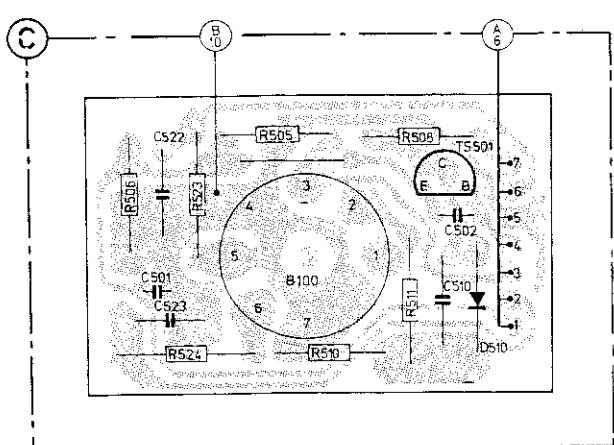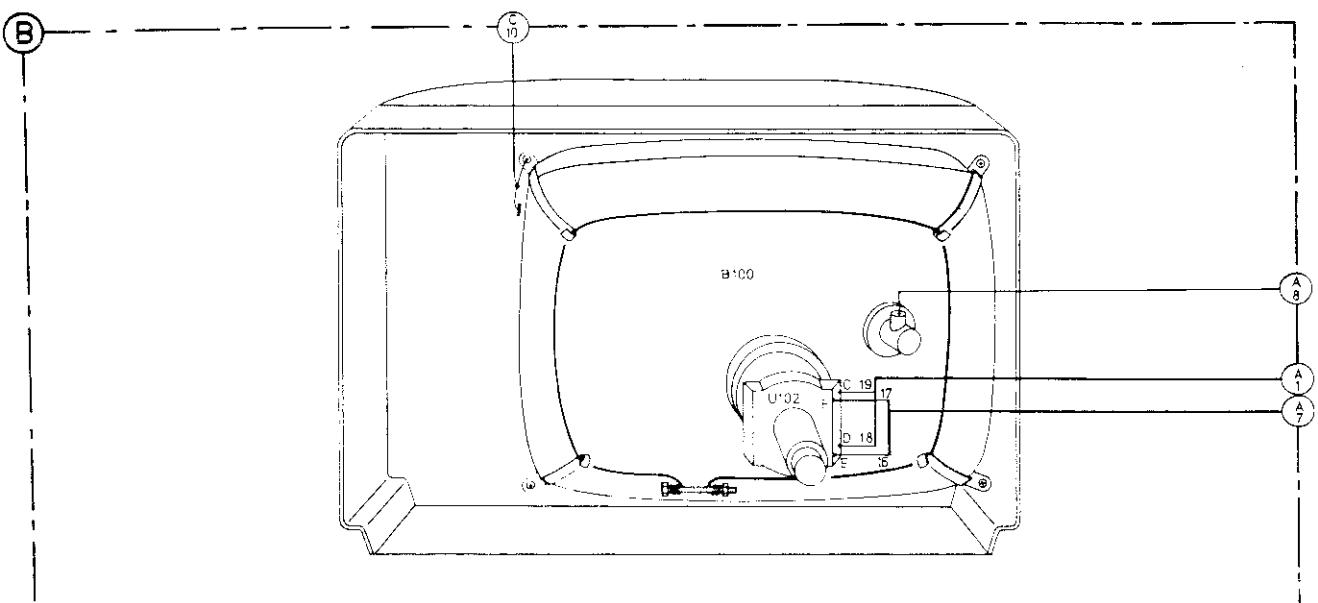

			
4-U130	40.4 MHz	U205	MIN
4-U130	31.9 MHz	U202	MIN.
4-U130	33.55 MHz	U204	MIN.
4-U130	41.4 MHz	U203	MIN.
4-U130	35.6 MHz	U201	MAX.
4-U130	35.9 MHz	U206	MAX
4-U130	37.0 MHz	A-U130	MAX




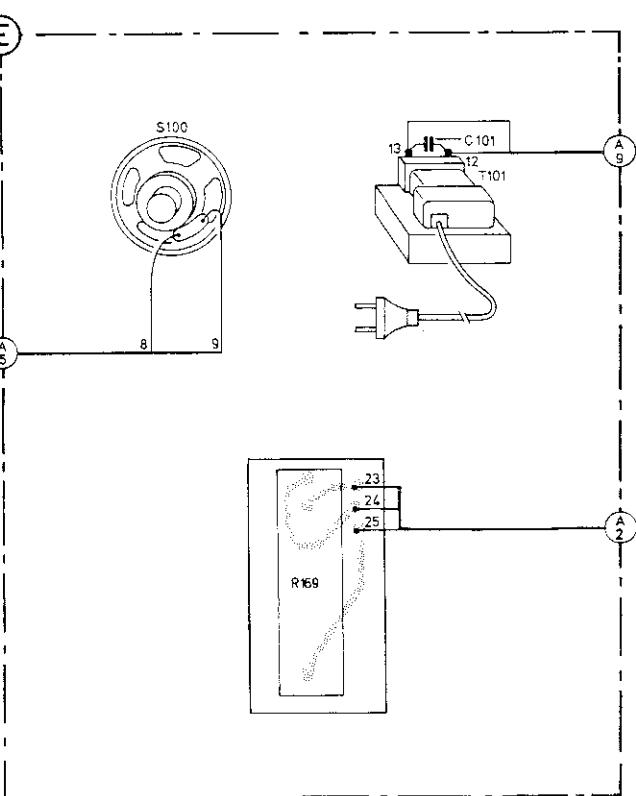
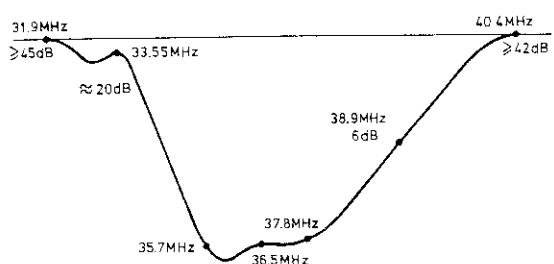




Fig. 1

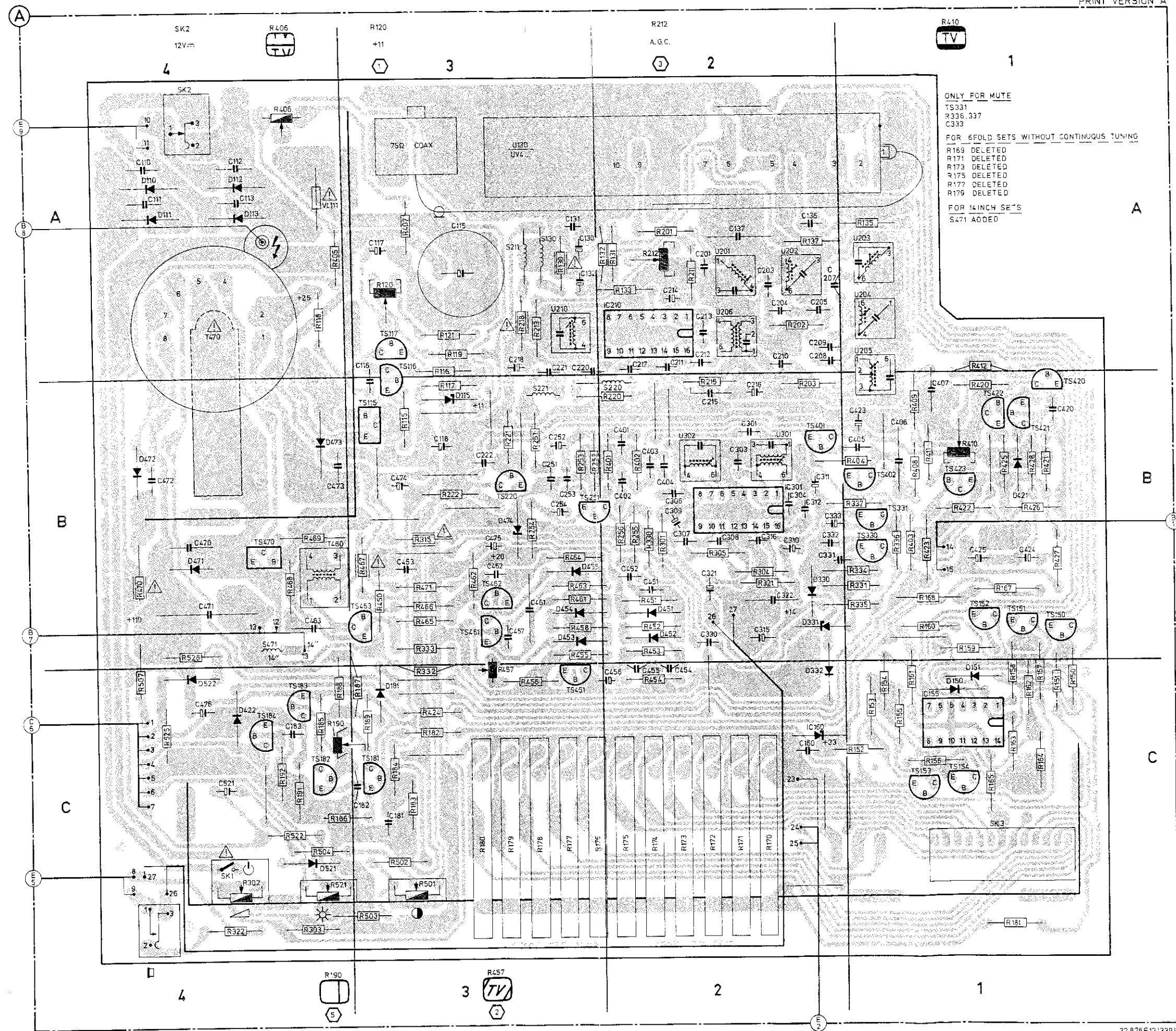

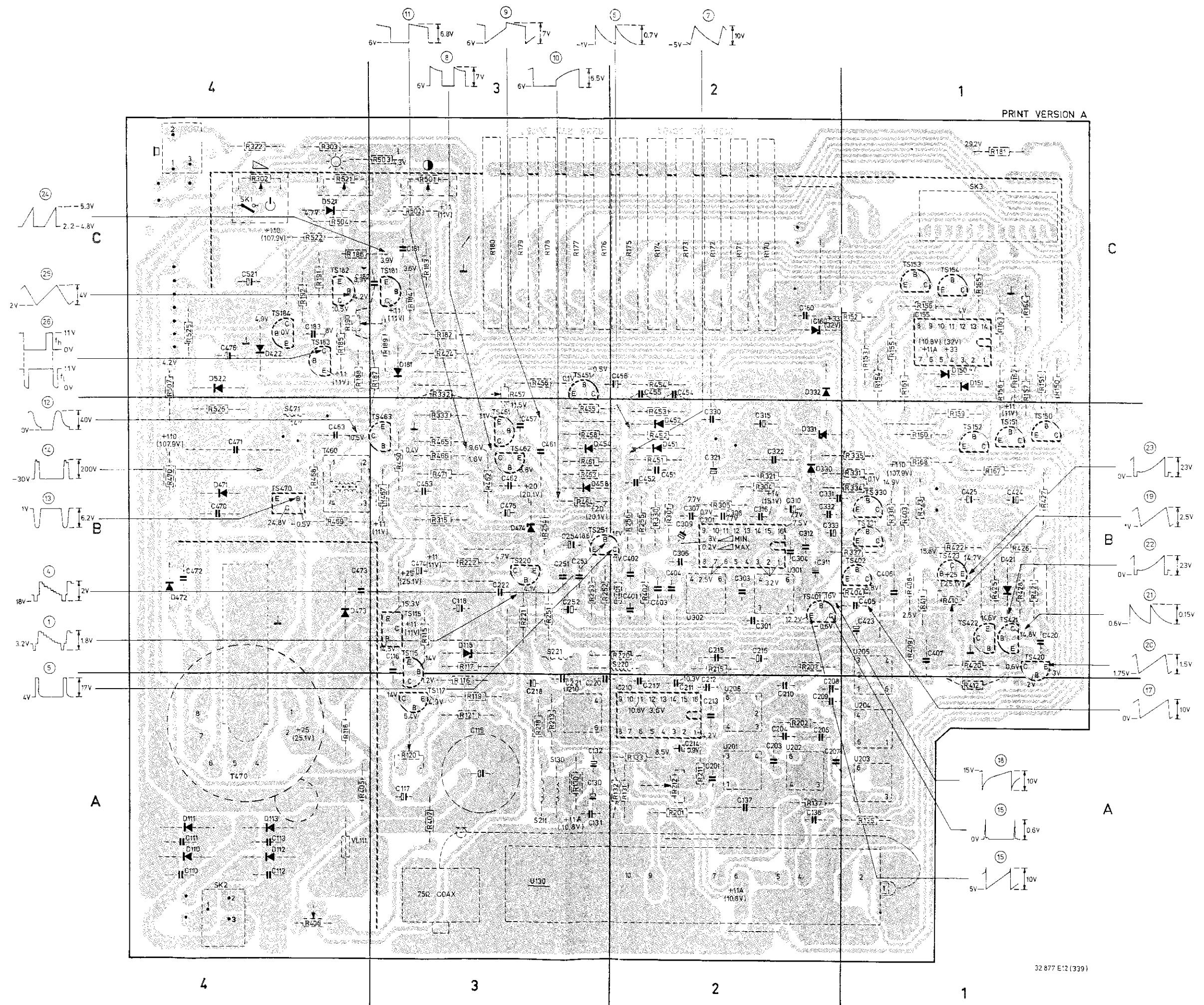


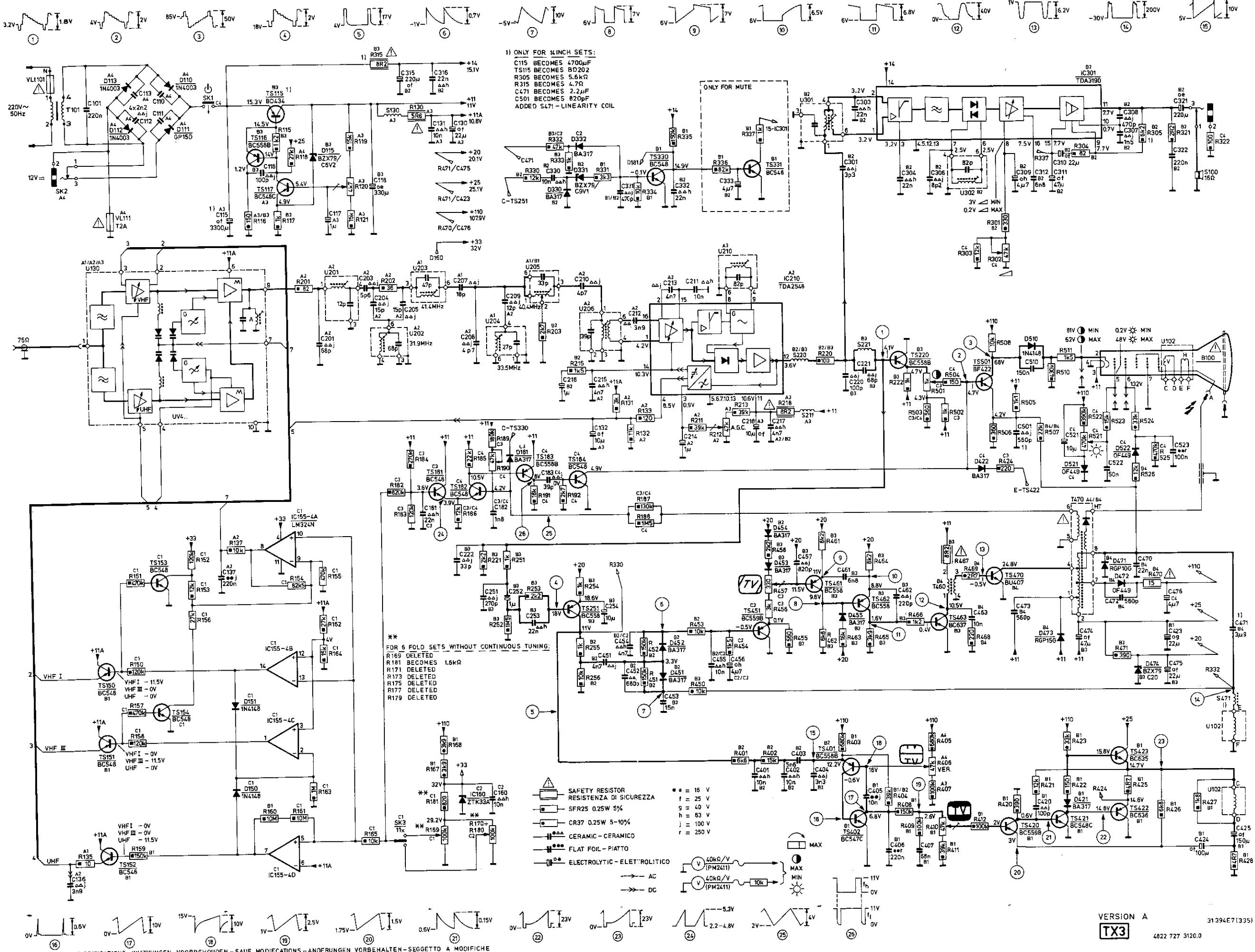


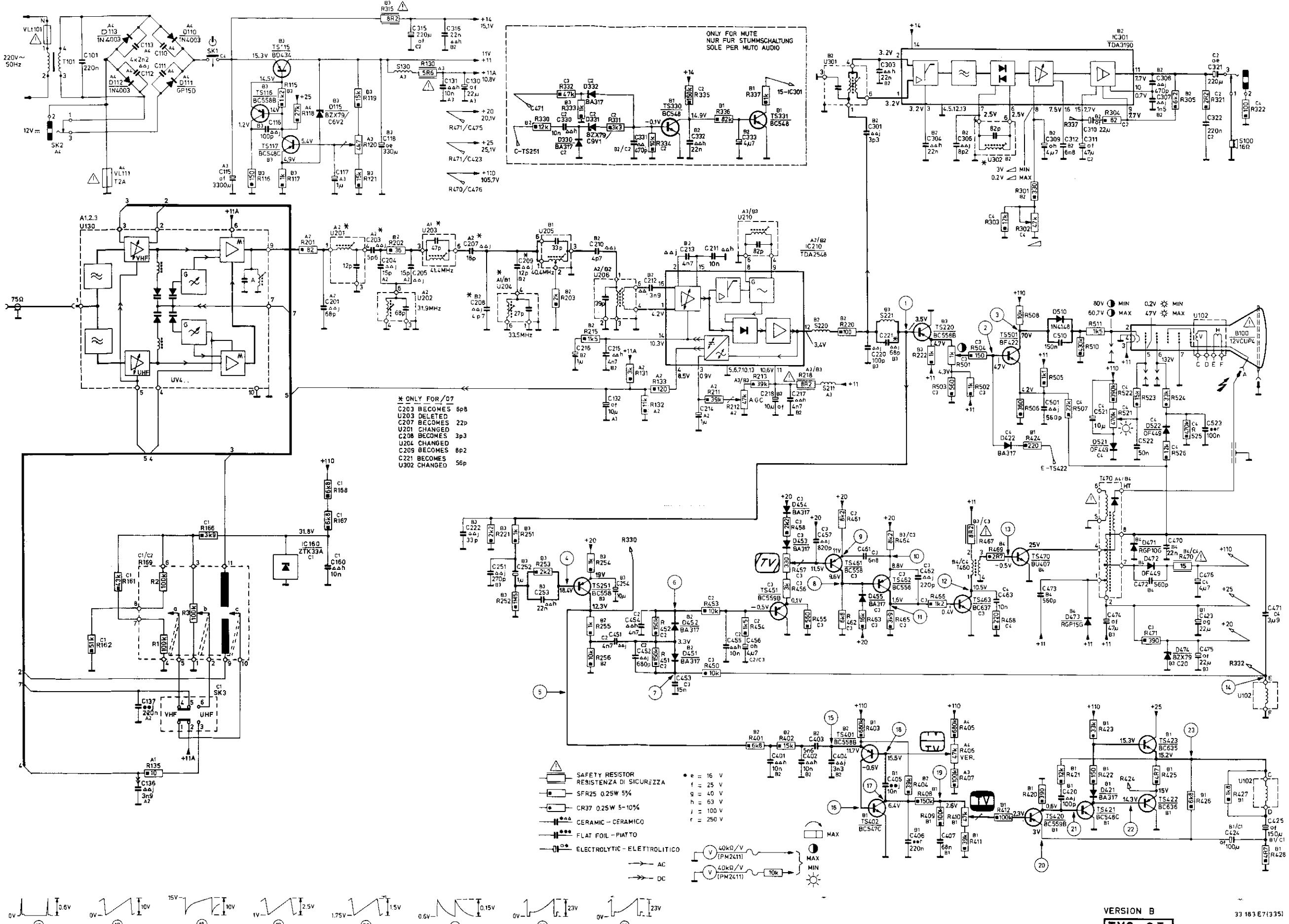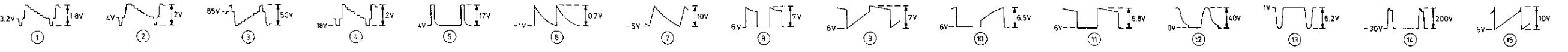SUBJECT TO MODIFICATIONS - WUZIGINGEN VOORBEHOUDEN - SAUF MODIFICATIONS - ANDERUNGEN VORBEHALTEN - SEGGETTO A MODIFICHE



[PRINT VERSION B](#)

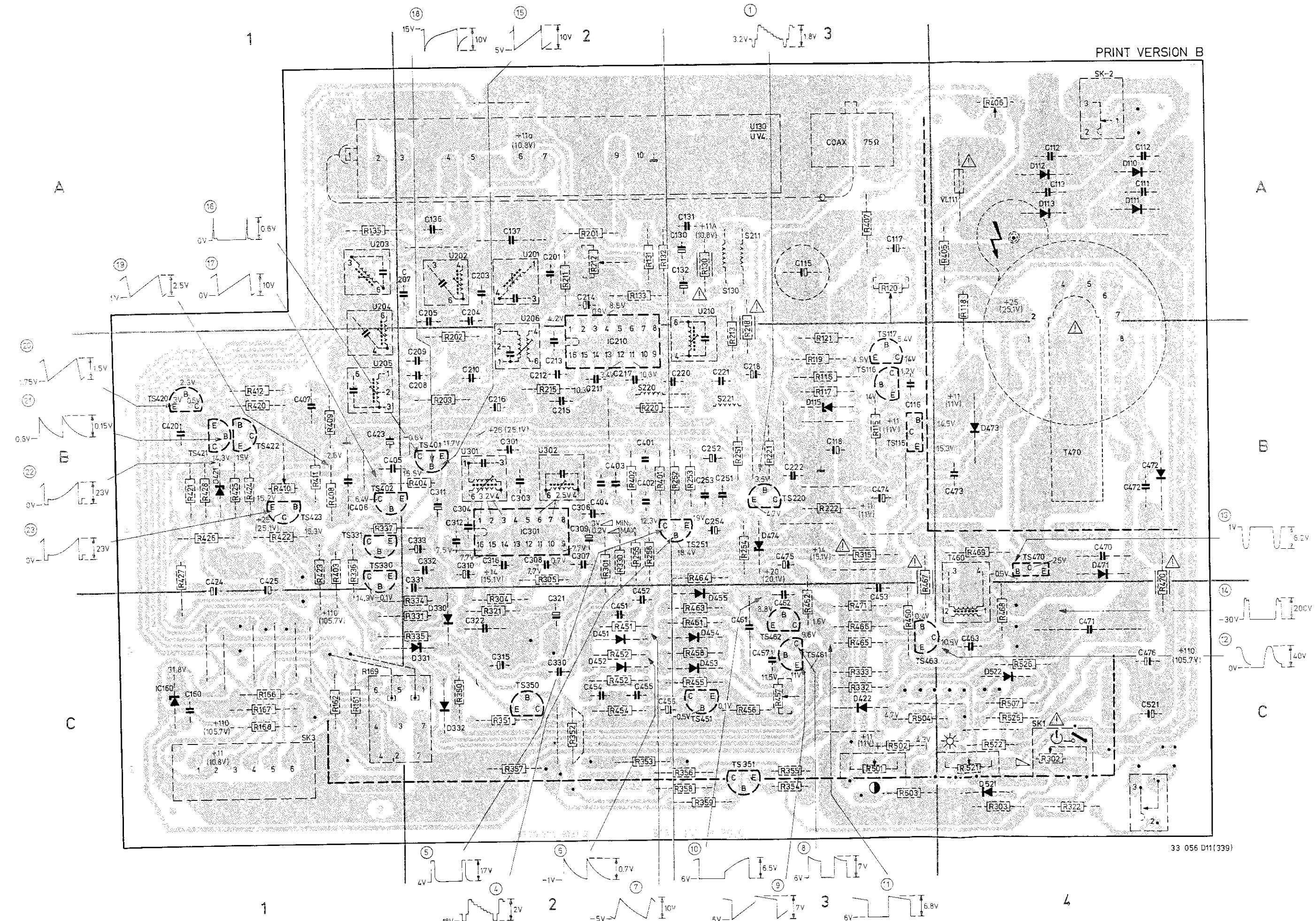


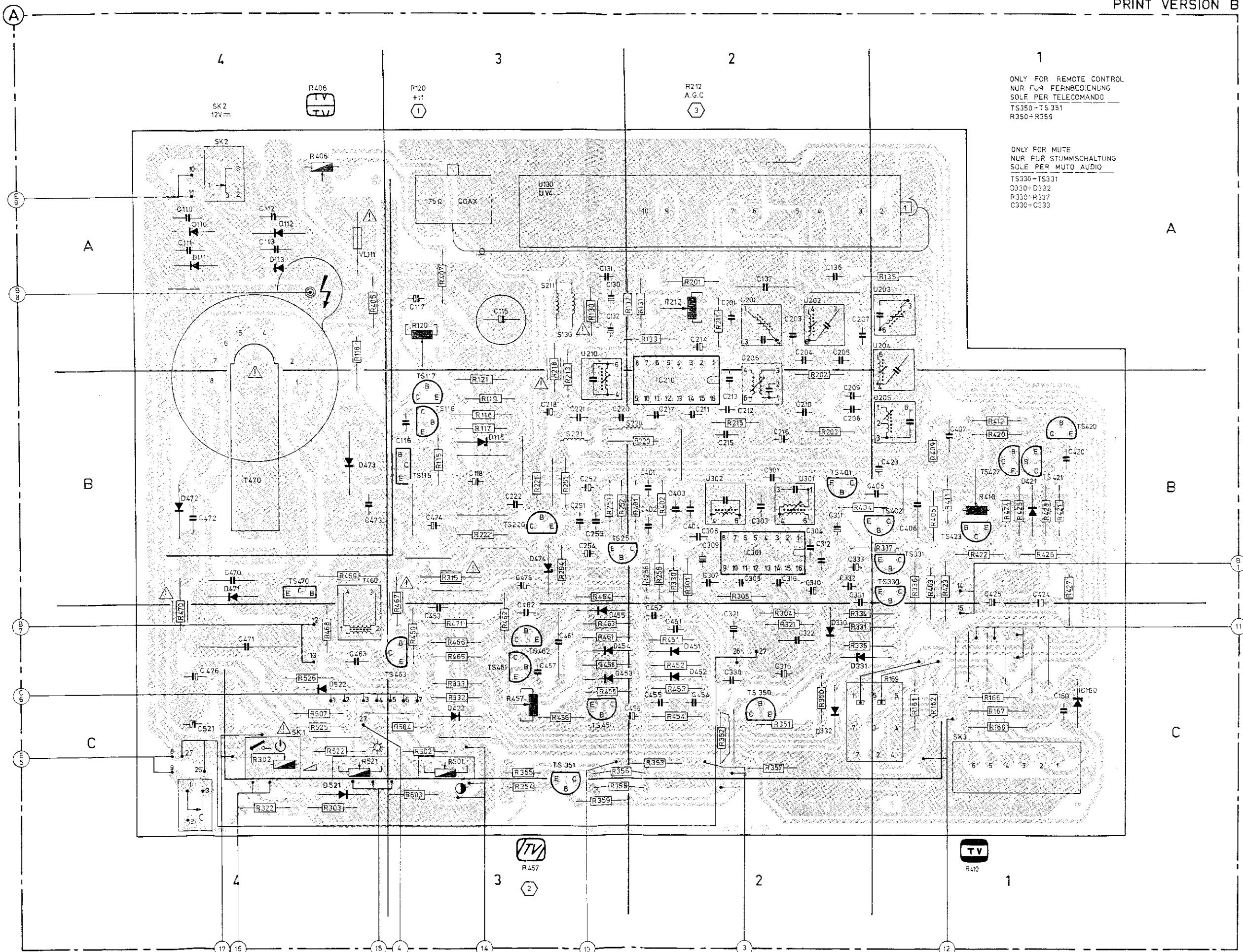


R120 R130 R152 R154 R155 R156 R169 R169 R170-R180 R183 R189 R190 R212 R218 R302 R315 ¹⁾ R406 R410 R456 R457 R461 R462 R464 R467 R470 R501 R508 R511 R521	4822 100 10036 4822 111 30502 4822 116 51467 5322 116 55374 4822 116 52103 5322 116 54652 4822 101 10513 4822 102 30416 4822 101 10512 4822 116 51467 5322 116 54722 4822 100 10076 4822 100 10079 4822 111 30506 4822 101 09121 4822 111 30506 4822 100 10502 4822 100 10079 4822 116 51246 4822 100 20054 5322 116 54558 4822 116 51252 5322 116 54558 4822 111 30506 4822 111 30513 4822 101 90118 4822 116 51099 4822 111 50374 4822 101 90119	trim 4,7 kΩ - lin 5,6 Ω - saf 120 kΩ 82,5 kΩ 470 kΩ 27 kΩ 100 kΩ - cont + 11 fld 100 kΩ - cont 100 kΩ multi turn 120 kΩ 180 kΩ 47 kΩ - lin 47 kΩ 8,2 Ω - saf 47 kΩ - vol on/off 8,2 Ω - saf 47 kΩ - vert hold 47 kΩ - vert size 3 kΩ 330 Ω - hor hold 8,2 kΩ 6,8 kΩ 8,2 kΩ 8,2 Ω - saf 15 Ω - saf 1 kΩ - contrast 10 Ω 1,5 kΩ 470 kΩ - brightness	BC547C BC548 BC548C BC558 BC558B BC559B BC635 BC636 BC637 BU407 BD434 2SC2551-0	4822 130 44503 4822 130 40938 4822 130 44196 4822 130 40941 4822 130 44197 4822 130 44358 5322 130 44349 4822 130 44283 4822 130 41041 4822 130 41085 4822 130 40995 4822 130 41803	
C117 C182 C214 C216 C252 C254 C312 C322 C403 C405 C407 C451 C453 C461 C463 C470* C470** C471 ¹⁾ C472 C473 C476 C510 C521 C522	4822 124 20999 4822 121 41889 4822 124 20999 4822 124 20999 4822 124 20999 4822 124 20999 4822 122 40113 4822 121 41891 4822 122 40424 4822 122 31414 4822 121 41894 4822 121 41864 4822 121 41263 4822 121 50538 4822 122 31414 4822 121 41892 4822 122 32037 4822 121 41893 4822 122 40425 4822 122 40425 4822 124 21379 4822 121 41682 4822 124 21423 4822 122 31477	1 μF - 50 V 1,8 nF - 50 V 1 μF - 50 V 1 μF - 50 V 1 μF - 50 V 1 μF - 50 V 6,8 nF - 50 V 220 nF - 100 V 5,6 nF - 50 V 10 nF - 100 V 68 nF - 100 V 4,7 nF - 50 V 15 nF - 100 V 6,8 nF - 63 V 10 nF - 100 V 18 nF - 250 V 22 nF - 250 V 3,9 μ - 100 V 560 pF - 500 V 560 pF - 500 V 4,7 μF - 160 V 150 nF - 100 V 10 μF - 160 V 50 nF - 200 V	BZX79-C6V2 BZX79-C9V1 BZX79-C20 IN4003 GP15D IN4148 BA317 RGP10G RGP15G OF449 2TK33A	4822 130 34167 4822 130 30862 4822 130 31245 4822 130 31174 4822 130 31173 4822 130 30621 4822 130 30847 4822 130 31201 4822 130 31168 4822 130 30983 4822 130 31148	
S130 U201 U202 U203 U204 U205 U206 U210 U211 S220 S221 U301 U302 T460 *T470 (white) **T470 (gray) In combination with C470				S130 U201 U202 U203 U204 U205 U206 U210 U211 S220 S221 U301 U302 T460 *T470 (white) **T470 (gray) In combination with C470	4822 158 10594 4822 156 21197 4822 156 10637 4822 156 21114 4822 156 10638 4822 156 10639 4822 156 40864 4822 156 21198 4822 158 10594 4822 157 51414 4822 157 51511 4822 156 40865 4822 156 21233 4822 150 50051 4822 140 10249 4822 140 10255
				LM324N TDA2548 TDA3190	4822 209 80587 4822 209 81787 4822 209 81194
				Various	
1) Only for 14" SETS				U130 VL111 Rotary switch (12 pos) Rotary switch (7 pos) Slide switch	4822 210 40223 4822 253 30025 4822 273 10121 4822 273 10126 4822 277 20886
C471 S471 R315 TS115	4822 121 41936 4822 158 20415 4822 111 30499 5322 130 44324	2,2 μF - 100 V linearity coil 4,7 Ω - saf BD 202	UV411 2AT		


Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.


FOR WHITE BOX LINE OUTPUT TRANSFORMER:

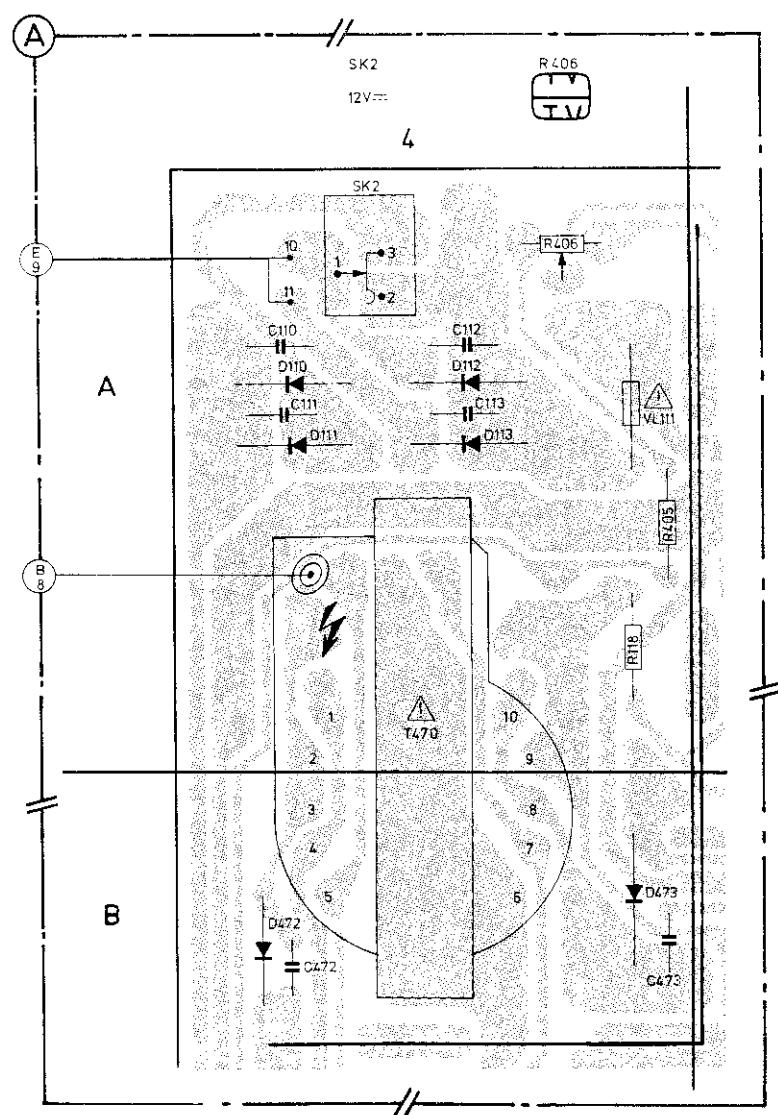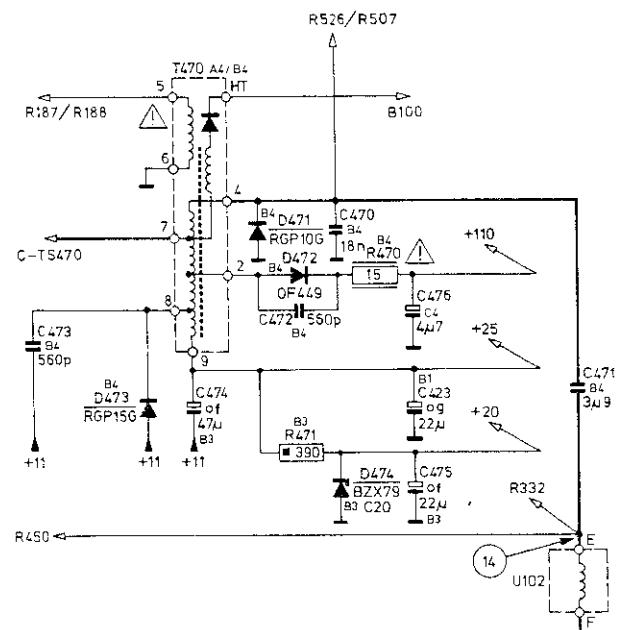
T470 - 4822 143 10249
 C470 - 18nF 4822 121 41892



33536 02

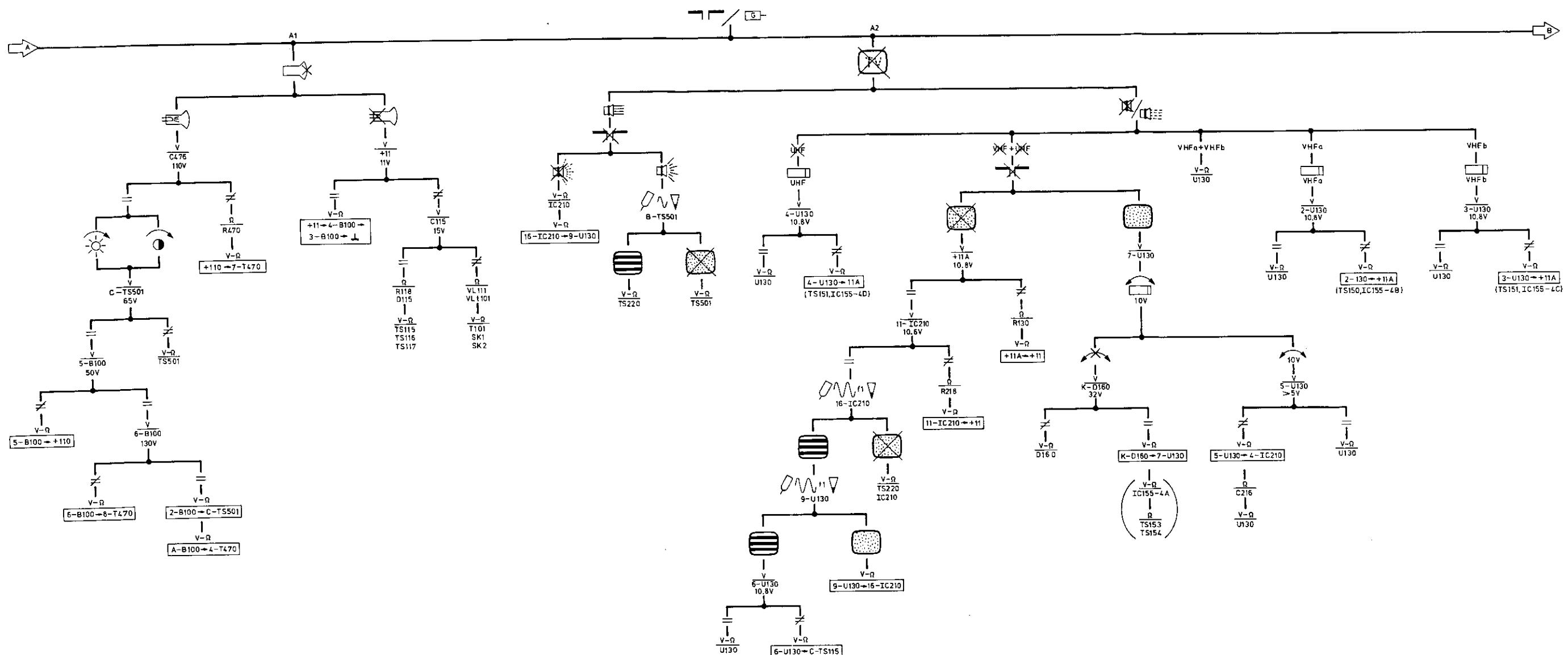

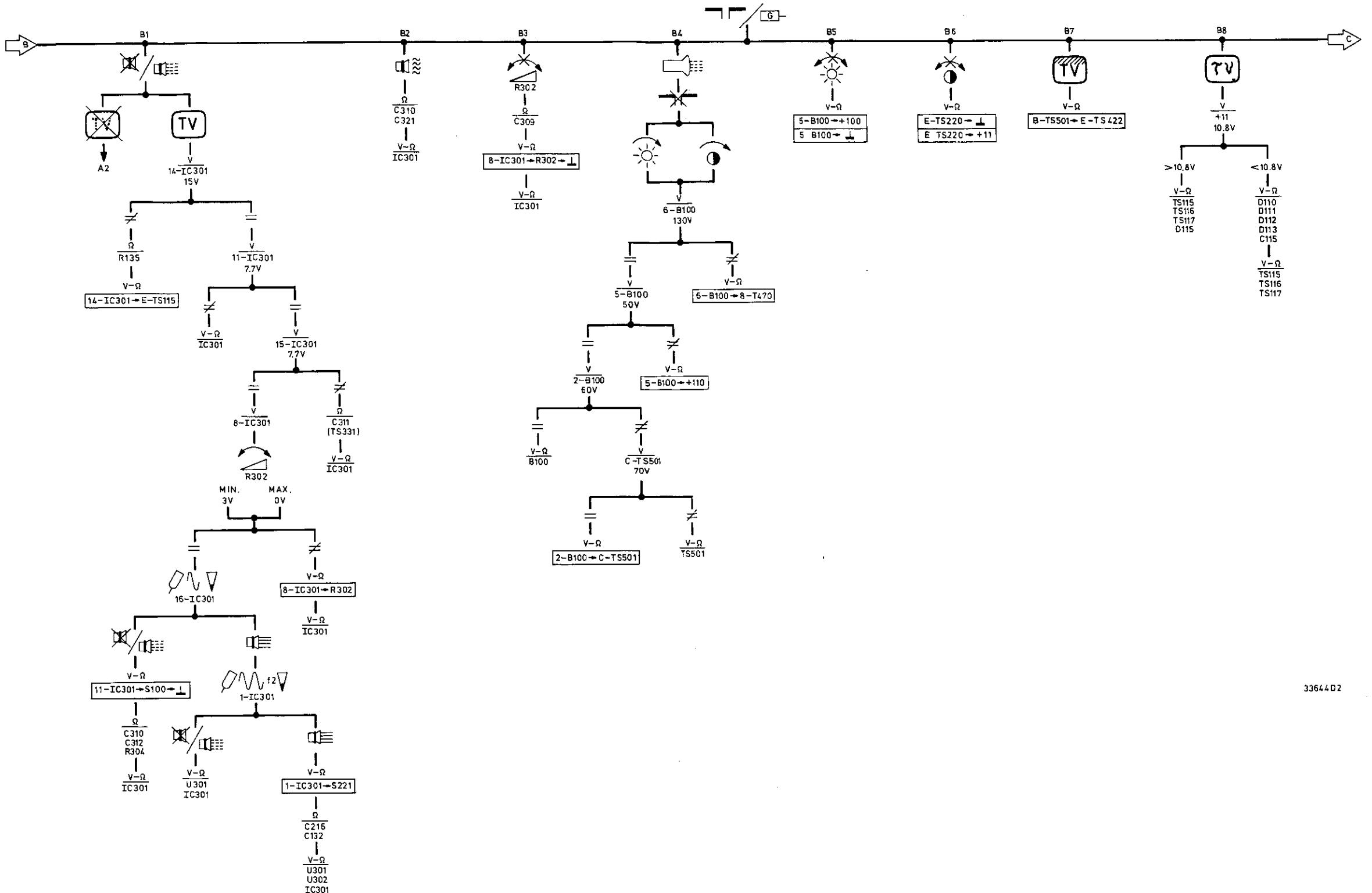

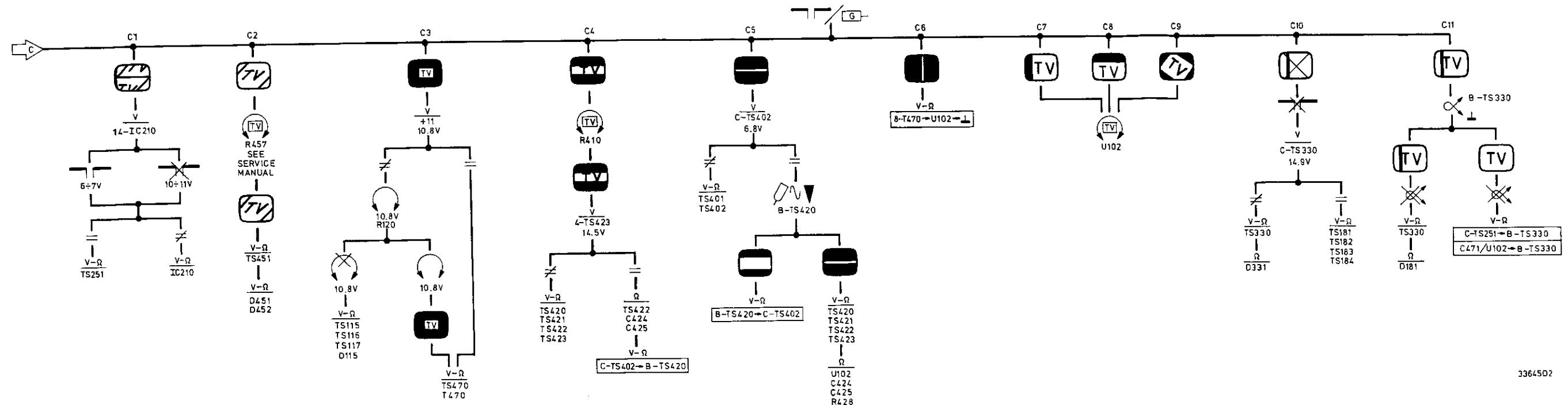

NL	F	D	I	NL	F	D	I
SYMBOL VERKLARING	INTERPRETATION DES SYMBOLES	ERKLÄRUNG DER SYMBOLE	SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI	SYMBOL VERKLARING	INTERPRETATION DES SYMBOLES	ERKLÄRUNG DER SYMBOLE	SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI
Antenne signaal toevoeren	Appliquer un signal d'antenne		Antennensignal zuführen	Applicare in antenna un segnale	Geen VHF ontvangst		Kein VHF-Empfang
Antenne signaal verwijderen	Enlever le signal d'antenne		Antennensignal entfernen	Togliere il segnale in antenna	Geen UHF ontvangst		Kein UHF-Empfang
Generator aansluiten	Connecter le générateur		Generator anschliessen	Collegare un generatore	Goed beeld		Einwand freies Bild
Injecteren	Injecter		Injizieren	Iniettare	Geen of zwak beeld		Kein oder schwaches Bild
Injecteersignaal HF, f1/f2	Signal d'injecteur HF, f1/f2		HF-Injektorsignal, f1/f2	Iniettare segnali AF, f1/f2	Vertikale amplitude te klein of te groot		Ampiezza verticale molto piccola o molto grande
Injecteersignaal LF	Signal d'injecteur LF		NF-Injektorsignal	Iniettare segnali BF	Beeld vervormd		Immagine distorta
Spanningsmetingen verrichten	Procéder aux mesures de tension		Spannungsmessungen durchführen	Controllare tensioni	Beeld te klein of te groot		Immagine molto piccola o molto grande
Weerstandsmetingen verrichten	Procéder aux mesures ohmiques		Widerstandsmessungen durchführen	Controllare ohmically i componenti	Geen vertikale afbuiging		Manca deflessione verticale
Controleer circuit van ... en ...	Vérifier le circuit de ... et ...		Schaltung von ... und ... kontrollieren	Controllare il circuito fra ... e ...	Geen horizontale afbuiging		Manca deflessione orizzontale
Geen afwijking	Pas de déviation		Keine Abweichung	Valore indicato corretto	Geen vertikale synchronisatie		Manca sincronismo verticale
Wel afwijking	Déviation		Abweichung	Valore indicato non esatto	Geen horizontale synchronisatie		Manca sincronismo orizzontale
Kleiner dan	Plus bande que		Kleiner als	Minore di	Pas de synchronisation verticale		Manca sincronismo verticale e orizzontale
Groter dan	Plus haute que		Höher als	Maggiore di	Pas de synchronisation horizontale		Manca sincronismo orizzontale
Controleer circuit tussen ... en...	Vérifier le circuit entre ... et ...		Schaltung zwischen ... und ... kontrollieren	Controllare il circuito da ... a ...	Horizontale centring niet goed		Centratura orizzontale scorretta
Volumeregelaar instellen op maximum	Commande de volume au maximum		Volumeregler auf max.	Ruotare il controllo di volume al massimo	Verticale centrering niet goed		Centratura verticale scorretta
Helderheidsregelaar op maximum instellen	Commande de luminosité au maximum		Helligkeitsregler auf maximum stellen	Ruotare il controllo di luminosità al massimo	Sterke ruis		Forte disturbo
Contrastregelaar op minimum instellen	Commande de contraste au minimum		Kontrastregler auf minimum stellen	Ruotare il controllo di contrasto al minimo	Geen of zwakke ruis		Fruscio debole o assente
Kortsluitsnoer aanbrengen	Connecter un câble de court-circuit		Kurzschluss-Schnur anbringen	Collegare un cavo di corto-circuito	Terugslaglijnen zichtbaar		Ritorni visibili
Kortsluitsnoer verwijderen	Retirer le câble de court-circuit		Kurzschluss-Schnur entfernen	Togliere il cavo di corto-circuito	Sterke horizontale balken		Starke horizontale Balken
Instelling (algemeen)	Réglage (général)		Einstellung (allgemein)	Regolazione (generale)	Afstembalk in beeld		Barre display visibili
Instelling heeft geen resultaat	Réglage ne produit pas d'effet		Einstellung hat kein Resultat	Regolazione non da alcun risultato	Barre d'indication dans l'image		Barre display non visibile
Stel de kanalenkiezer in	Accord sélecteur des canaux		Abstimmung Kanalwähler	Sintonizzare il selettori di canal	Geen afstembalk		Luminosità insufficiente
Uitgangsregelaar van injector op maximaal	Commande de sortie de l'injecteur au maximum		Ausgangsregler des Injectors auf Maximum	Regolare al massimo il controllo di uscita dell'iniettore	Barre d'indication non visible		Anzeige Balken nicht sichtbar
Uitgangsregelaar van injector op lage uitgangsspanning instellen	Commande de sortie de l'injecteur presque au minimum		Ausgangsregler des Injectors fast auf Minimum	Regolare quasi a minimo il controllo di uscita dell'iniettore	Weinig licht		Wenig Licht
Instellen op goed beeld	Réglage image correcte		Einstellung einwand freies Bild	Audio distorto	Lumière insuffisante		Luminosità assente
Vervormt geluid	Son déformé		Ton verzerrt	Normaal geluid	Pas de lumière		Kein Licht
Normale luidsprekerraarsen	Bruit normal de hautparleur		Normales Lautsprecherraarschen	Geen geluid	Filament du tube image brûle		Filamento del cinescopio acceso
Geen of zwakke ruis	Pas de bruit ou bruit faite		Kein oder schwach Lautsprecherraarschen	Geen geluid	Filament du tube image ne brûle pas		Filamento del cinescopio spento
				Zwak geluid	Son normal		Ton normal
				Geen geluid	Pas de son		Kein Ton
				Zwak geluid	Son faible		Ton Schwach
				Fruscio debole o assente			Audio debole

NL

**SYMBOOL
VERKLARING**

Versterker

F

**INTERPRETATION
DES SYMBOLES**

Amplificateur



D

**ERKLÄRUNG DER
SYMBOLE**

Verstärker


I

**SPIESAZIONE DEI
SIMBOLI**

Amplificatore

Mengtrap

Etage de mixage

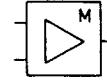

Mischstufe

Stadio miscelatore

Eindversterker

Etage final



Endverstärker

Amplificatore finale

Instelbare versterker

Amplificateur réglable



Einstellbare Verstärker

Amplificatore regolabile

Automatisch geregelde
versterker

Amplificateur
commandé
automatiquement



Automatisch geregelter
Verstärker

Amplificatore
automaticamente
controllato

Versterker met
begrenzer

Amplificateur avec
limiteur



Verstärker mit
Begrenzer

Amplificatore con
limitatore

Detector

Détecteur



Detektor

Rivelatore

Oscillator

Oscillateur



Oszillator

Oscillatore

Afstembare oscillator

Oscillateur réglable




Abstimmbarer
Oszillator

Oscillatore regolabile

A.V.R.

C.A.G.

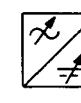

A.V.R.

C.A.G.

Laagdoorlaatfilter

Filtre passe-bas



Tiefpassfilter

Filtro passa basso

Hoogdoorlaatfilter

Filtre passe-haut



Hochpassfilter

Filtro passa alto