

L'Antenne

HEBDOMADAIRE FRANÇAIS DE VULGARISATION
TSF

Direction, Administration et Publicité : 53, Rue Réaumur, Paris (2^e) **LOUVE 03-78**
TRICELIEU 88-276
La plus forte vente nette des publications radiotechniques

Rédacteur en chef : PAUL BERCHÉ

Abonnements. — France : 1 an, 45 fr.; 6 mois, 25 fr. — Etranger : Union Postale : 1 an, 65 fr.; 6 mois, 35 fr. — Ailleurs : 1 an, 85 fr.; 6 mois, 45 fr.

Chèques postaux : PARIS 550-1

TÉLÉVISION

L'homme, dans ses efforts de mériter toujours davantage à ses propres yeux le titre orgueilleux de roi de la création, s'est de tout temps donné pour but d'augmenter la puissance de son action sur l'univers, la sensibilité et la portée de ses sens qui le mettent en communication avec le monde extérieur.

Il semble que c'est depuis l'instant où il a domestiqué la foudre, où il l'a « mise en bouteille » à la manière de Mussenbroek et de ses amis de Leyde, que l'homme a imprimé à sa marche en avant une impulsion irrésistible. L'électricité, la foudre de Jupiter dont les anciens avaient fait si justement l'attribut de la toute puissance, s'est révélée comme son auxiliaire le plus efficace.

Par ses multiples manifestations, par son extraordinaire souplesse d'utilisation, l'électricité a permis de réaliser quelques-uns des rêves si longtemps caressés par l'humanité assoiffée de progrès, puisque l'on convient d'appeler ainsi le mieux-être apparent qui donnent les perfectionnements du machinisme. En particulier, la transmission des sons par les ondes électromagnétiques, ondes dont la mise en œuvre réalise une grandiose synthèse de la science électrique, est chose acquise, entrée dans les mœurs. Aujourd'hui on se parle « sans fil » de Paris à New-York, de Paris à Buenos-Ayres ; la voix humaine franchit les espaces sur l'aile triomphante des ondes.

Un autre rêve de l'homme moderne : transmettre la vision, voir à distance est sur le point d'être de pratique journalière. La télévision est en marche, que dis-je ? Son application pratique est dès maintenant possible. Le jour est proche où des stations diffuseront des scènes animées comme tant d'autres diffusent actuellement de la musique et des paroles. Et cela n'est pas une vaine prédiction.

M. Barthélémy, le subtil ingénieur auquel la radio doit déjà tant, vient d'achever la mise au point d'un mode de transmission des images animées ne mettant en œuvre que des accessoires peu nombreux et très simples. Mes lecteurs ont suivi dans l'*« Antenne »* l'étude complète faite pendant près d'un an par M. Barthélémy sous le titre « Radiovision ». L'auteur de ces articles a évité modestement de parler de ses essais personnels, ce en quoi il eut tort car les amateurs ne peuvent qu'être prodigieusement intéressés par l'annonce que le problème si délicat du synchronisme — clef de voûte de la télévision — est résolu et ce grâce aux recherches de notre excellent collaborateur.

Je ne veux pas entrer, en cette première page de *« L'Antenne »*, réservée aux généralités de la radio, dans des détails techniques, mais une fois n'est pas coutume et quelques mots peuvent essayer de faire comprendre les grandes lignes du problème. La télévision donc se fait en balayant l'image à transmettre par un faisceau lumineux qui la parcourt par bandes horizontales (on dit dans l'argot du métier par « lignes »). Le long des lignes ainsi créées l'intensité lumineuse varie : il y a des noirs, des blancs... et toutes les gradations entre l'ombre et la lumière. Ces variations d'intensité lumineuses sont transformées par les cellules photoélectriques — véritables yeux électriques — en variations de courant électrique que l'on transmet, reçoit et amplifie suivant les méthodes générales employées en téléphonie sans fil. Pour recevoir, pour reconstituer l'image à la réception, il faut rétablir les bandes, les lignes qui divisent l'image transmise. Dans ce but, un faisceau lumineux, produit par une lampe au néon dont le flux lumineux varie exactement comme l'intensité qui frappe la

cellule de l'émission, balaye une certaine surface. La tache lumineuse de la réception doit, évidemment, se trouver au même instant sur le même point de l'image reçue que la tache lumineuse qui explore l'image à transmettre, sans quoi il n'y a ni fidélité ni netteté dans la reproduction. Cette simultanéité, ce synchronisme des deux « explorations » à l'émission et à la réception est l'œuvre sur laquelle s'est heurté l'ingéniosité des chercheurs. A l'étranger on a proposé diverses solutions, mais toutes ont contre elles de gros inconvénients, dont le moindre n'est pas la complication parfois ahurissante des procédés mis en œuvre. M. Barthélémy a résolu le problème du synchronisme avec une extrême élégance et j'aurai peut-être quelque jour à revenir plus en détail sur cette question. Pour le moment, je me contente de dire que la solution proposée par M. Barthélémy est d'une simplicité telle que l'on est en droit de se demander si les divers techniciens de la télévision, qui sont parvenus à des solutions pratiques... pratiquement inapplicables, n'ont pas tous fait, à un moment donné

de leurs recherches, la même erreur monumentale.

Quoi qu'il en soit, j'ai eu l'honneur d'assister à des démonstrations de télévision faites exprès pour moi par M. Barthélémy, lequel m'a expliqué par « radiovision », en faisant des démonstrations au tableau noir, les principes essentiels de son dispositif de synchronisme. C'était très beau et très impressionnant. Vous avez vu les essais effectués récemment dans un cinéma parisien ? Les réalisations de M. Barthélémy sont de beaucoup supérieures.

Bientôt des émissions quotidiennes de télévision selon le principe Barthélémy seront effectuées par une station spécialement édifiée dans ce but dans la banlieue parisienne sud. Et M. Barthélémy qui transmet avec une telle aisance l'image animée d'un personnage vivant, transmet « beaucoup plus facilement encore », pour employer ses propres expressions, un film cinématographique : le télécinéma existe dès maintenant.

N'avais-je pas sujet d'écrire, la semaine dernière, que 1931 serait une année qui verrait la radiodiffusion française prendre son élan pour conquérir dans le monde la place que nous lui souhaitons tous : la première.

Paul BERCHÉ.

1931...

Lecteur, voici pour toi les vœux de ce journal.

Avec ton plein soutien, depuis longtemps déjà
Notre croissant succès dont c'est toi l'artisan
Toujours a su briller d'un continual éclat
Et pour bien consacrer cette amitié fidèle
Nous espérons pouvoir, avec le nouvel an
Nous surpasser encore, en un sincère élan
En rendant chaque jour ton Antenne plus belle

Sommaire

du numéro 406

Télévision	260
Echos	279
Voir clair et agir	279
Dépêches	272
Radio-Toulouse à Saint-Alban	272
Le courrier de RGP secteur n° 2	272
Le clignotement à 12 000	274
Alimentation radio, sur deux secteur	275
Le Maroc et SRI secteur	276
Radiovision (conclusion)	278
Le haut parleur électrodynamique à aimant permanent	279
Un changeur de fréquence 25-2 000 mètres	280
Mon train d'ondes	281
Horaire de la Tour Eiffel	282

AMIS LECTEURS ! Vous aimez L'ANTENNE ? Envoyez-nous les adresses des personnes que vous jugez susceptibles d'être intéressées par ce journal favori.

Jo 56513

Oreilles délicates

Il est bien difficile de contenir tout le monde et son père, dit une chanson bêtement sentimentale. Les Américains viennent, après tant d'usages, d'en faire l'expérience.

Inspirés par de tendres sentiments ils avaient installé un appareil récepteur de T. S. F. dans certaines prisons. Par un choix judicieux de programmes, par des conférences appropriées, les promoteurs de cette initiative espéraient contribuer au rétablissement moral de ces parias de la société.

Hélas, il en est dans le monde deux personnes comme deux sous les autres mondes, les conférences et la musique ne vont pas du goût de tous. Certains pensionnaires des établissements pénitentiaires protestèrent au nom du droit des hommes à disposer d'eux-mêmes, contre cette intrusion du bruit dans une vie qu'ils leur avaient promis tranquille.

Dans certains prisons, on réussit à transiger : on remplaça les haut-parleurs collectifs par des casques individuels et de la sorte, ne se loisiraient-ils empêcher moralement que ceux qui resteraient bien.

Mais je préfère, il fallait apprimer les meilleurs récepteurs. La ligne contre lequel fit à cet effet de pressantes démarches et obtint gain de cause.

C'est du moins ce que nous recevons les journaux américains. Mais si leur arrête de recevoir tout de chose !

Projets

1930-1931. Ne faisons pas, en matière radiophonique, le bilan de notre défense. Nous aurions trop peu de choses à inscrire dans des cartes vides et nous y gagnerions quelque amusement, après avoir connu tout de déceptions.

Tournons-nous plutôt vers l'avenir et voyons ce que 1931 va nous apporter sur les antennes. Si tous les projets se réalisent, l'an prochain sera une époque de grands développements dans les transmissions radiophoniques. Une nouvelle station régionale avec deux postes émetteurs jumelés sera inaugurée très prochainement en Alsace et à Berne, au sein de la nouvelle station de Versoix. Ces deux antennes ont une puissance totale de 158 kw, sera mise en service dans les premières semaines de l'année. Un nouveau poste émetteur sera construit aux environs de Prague, avec une puissance de 60 à 120 kw.

En Allemagne, suivront le plan établi, des stations à grande puissance complétant les postes de Breslau, Leipzig, Berlin, Hambourg et Munich.

En France, nous aurons, en 1931, la mise en service des nouvelles stations de Radio-Paris et du Petit Port-Vivien et vraisemblablement celles de Radio-Toulouse et de Radio-Vitry.

Et ce sont là excellentes nouvelles pour les sans-juridits sociaux non seulement de capter les émissions musicales, mais aussi de les écouter.

Prenez note

Avoir une situation dans la Radiodiffusion de bord, sans-ingénierie chef monteur, etc., faire votre service militaire comme T.S.F. (génie, création, marine), vous le pouvez en vous adressant à l'Ecole Centrale de T. S. F., 12, rue de la Loire, Paris, 2, qui ouvrira sa nouvelle session de cours sur place et par correspondance le 15 janvier 1931.

Concours de réception du Radio-Club de Cannes.

Voici le classement du concours de réception organisé par le Radio-Club de Cannes, le 14 décembre dernier :

Catégorie 175 mètres : 1. M. Michel Barret (Charente) ; 2. M. Muller, Spa (Belgique) ; 3. M. Buffard, Saurens (Savoie) ; 4. M. Denoux, Pont-de-Marcq (Nord) ; 5. M. Quillet, Roudiaz (Nord) ; 6. M. Pegot, Dôle (Jura) ; 7. Mme Boyé, Nice ; 8. M. Beuthe, Magagnosc (A.-M.) ; 9. M. Beccelin, Grasse ; 10. Mme Burdinon, Nice ; 11. M. Delanty, Nice ; 12. M. Turin, Grasse ; 13. M. Jout, Nice ; 14. M. Pérignon, Nice ; 15. M. Meubert, Cannes ; 16. M. Certeau, Cannes ; 17. M. Mastro, Cannes ; 18. Mme Nicolas, Cannes ; 19. M. Fernández, Cannes ; 20. M. Wherle, Le Cannet ; 21. M. Bretonneau, Cannes ; 22. M. Tassi, Cannes ; 23. M. Gobello, Cannes ; 24. M. Grisel, Cannes ; 25. M. Nouzeiros, Cannes ; 26. M. Lafoglia, Cannes.

Catégorie 45 et 73 mètres : 1. M. Pidou, Font-Romeu ; 2. M. Néron, Faymay (Ardèche) ; 3. M. Hestevens, Saint-Martin-des-Bancs (Calvados) ; 4. M. Pegot, Dôle ; 5. M. Delanty, Nice ; 6. M. Guignard, Alençon (Vendée) ; 7. M. Fernandez, Cannes.

Pour retirer les prix, les heureux peuvent s'adresser au radio-club de Cannes, 11, square Mirimée, Cannes (A.-M.).

Logique

Une anomalie nous a frappé et nous a surpris à l'écouter des divers programmes de l'Europe radiophonique, pour la journée et la soirée du 24 décembre, veille de Noël, et pour le lendemain 25 décembre, jour de Noël.

Les divers morceaux de musique et de récitation de circonstance étaient localisés dans les émissions de l'après-midi et de la soirée du 24. Et le lendemain 25, jour de Noël, — jour de fête par conséquent — les concertos reprirent la même physionomie qu'aux autres jours de l'année.

À la réflexion, n'est-ce pas quelque peu étrange ? Pourquoi la radiophonie célèbre-t-elle par anticipation

un événement dont la liturgie silencieuse annule le 24 ou 25 décembre ?

Peut-être se lit-il dans la journée et la soirée du dimanche saint ?

En ce qui concerne notre Christ-mus 2, seuls trois postes français, à Paris, Radio-Vitry, deux en province, Bordeaux et Marseille-P.T.T.

Sont conformes à ce que nous estimons être la bonne logique, c'est pour la journée et la soirée du 25 décembre qu'ils ont composé un programme de Noël.

Projets

1930-1931. Ne faisons pas, en matière radiophonique, le bilan de notre défense. Nous aurions trop peu de choses à inscrire dans des cartes vides et nous y gagnerions quelque amusement, après avoir connu tout de déceptions.

Tournons-nous plutôt vers l'avenir et voyons ce que nous apporter sur les antennes. Si tous les projets se réalisent, l'an prochain sera une époque de grands développements dans les transmissions radiophoniques.

Une nouvelle station régionale avec deux postes émetteurs jumelés sera inaugurée très prochainement en Alsace et à Berne, au sein de la nouvelle station de Versoix. Ces deux antennes ont une puissance totale de 158 kw, sera mise en service dans les premières semaines de l'année. Un nouveau poste émetteur sera construit aux environs de Prague, avec une puissance de 60 à 120 kw.

En Allemagne, suivront le plan établi, des stations à grande puissance complétant les postes de Breslau, Leipzig, Berlin, Hambourg et Munich.

En France, nous aurons, en 1931, la mise en service des nouvelles stations de Radio-Paris et du Petit Port-Vivien et vraisemblablement celles de Radio-Toulouse et de Radio-Vitry.

Et ce sont là excellentes nouvelles pour les sans-juridits sociaux non seulement de capter les émissions musicales, mais aussi de les écouter.

Voici le classement du concours de réception organisé par le Radio-Club de Cannes, le 14 décembre dernier :

Catégorie 175 mètres : 1. M. Michel Barret (Charente) ; 2. M. Muller, Spa (Belgique) ; 3. M. Buffard, Saurens (Savoie) ; 4. M. Denoux, Pont-de-Marcq (Nord) ; 5. M. Quillet, Roudiaz (Nord) ; 6. M. Pegot, Dôle (Jura) ; 7. Mme Boyé, Nice ; 8. M. Beuthe, Magagnosc (A.-M.) ; 9. M. Beccelin, Grasse ; 10. Mme Burdinon, Nice ; 11. M. Delanty, Nice ; 12. M. Turin, Grasse ; 13. M. Jout, Nice ; 14. M. Pérignon, Nice ; 15. M. Meubert, Cannes ; 16. M. Certeau, Cannes ; 17. M. Mastro, Cannes ; 18. Mme Nicolas, Cannes ; 19. M. Fernández, Cannes ; 20. M. Wherle, Le Cannet ; 21. M. Bretonneau, Cannes ; 22. M. Tassi, Cannes ; 23. M. Gobello, Cannes ; 24. M. Grisel, Cannes ; 25. M. Nouzeiros, Cannes ; 26. M. Lafoglia, Cannes.

Catégorie 45 et 73 mètres : 1. M. Pidou, Font-Romeu ; 2. M. Néron, Faymay (Ardèche) ; 3. M. Hestevens, Saint-Martin-des-Bancs (Calvados) ; 4. M. Pegot, Dôle ; 5. M. Delanty, Nice ; 6. M. Guignard, Alençon (Vendée) ; 7. M. Fernandez, Cannes.

Pour retirer les prix, les heureux peuvent s'adresser au radio-club de Cannes, 11, square Mirimée, Cannes (A.-M.).

Logique

Une anomalie nous a frappé et nous a surpris à l'écouter des divers programmes de l'Europe radiophonique, pour la journée et la soirée du 24 décembre, veille de Noël, et pour le lendemain 25 décembre, jour de Noël.

Les divers morceaux de musique et de récitation de circonstance étaient localisés dans les émissions de l'après-midi et de la soirée du 24. Et le lendemain 25, jour de Noël, — jour de fête par conséquent — les concertos reprirent la même physionomie qu'aux autres jours de l'année.

À la réflexion, n'est-ce pas quelque peu étrange ? Pourquoi la radiophonie célèbre-t-elle par anticipation

un événement dont la liturgie silencieuse annule le 24 ou 25 décembre ?

Peut-être se lit-il dans la journée et la soirée du dimanche saint ?

En ce qui concerne notre Christ-mus 2, seuls trois postes français, à Paris, Radio-Vitry, deux en province, Bordeaux et Marseille-P.T.T.

Sont conformes à ce que nous estimons être la bonne logique, c'est pour la journée et la soirée du 25 décembre qu'ils ont composé un programme de Noël.

Projets

1930-1931. Ne faisons pas, en matière radiophonique, le bilan de notre défense. Nous aurions trop peu de choses à inscrire dans des cartes vides et nous y gagnerions quelque amusement, après avoir connu tout de déceptions.

Tournons-nous plutôt vers l'avenir et voyons ce que nous apporter sur les antennes. Si tous les projets se réalisent, l'an prochain sera une époque de grands développements dans les transmissions radiophoniques.

Une nouvelle station régionale avec deux postes émetteurs jumelés sera inaugurée très prochainement en Alsace et à Berne, au sein de la nouvelle station de Versoix. Ces deux antennes ont une puissance totale de 158 kw, sera mise en service dans les premières semaines de l'année. Un nouveau poste émetteur sera construit aux environs de Prague, avec une puissance de 60 à 120 kw.

En Allemagne, suivront le plan établi, des stations à grande puissance complétant les postes de Breslau, Leipzig, Berlin, Hambourg et Munich.

En France, nous aurons, en 1931, la mise en service des nouvelles stations de Radio-Paris et du Petit Port-Vivien et vraisemblablement celles de Radio-Toulouse et de Radio-Vitry.

Et ce sont là excellentes nouvelles pour les sans-juridits sociaux non seulement de capter les émissions musicales, mais aussi de les écouter.

Projets

1930-1931. Ne faisons pas, en matière radiophonique, le bilan de notre défense. Nous aurions trop peu de choses à inscrire dans des cartes vides et nous y gagnerions quelque amusement, après avoir connu tout de déceptions.

Tournons-nous plutôt vers l'avenir et voyons ce que nous apporter sur les antennes. Si tous les projets se réalisent, l'an prochain sera une époque de grands développements dans les transmissions radiophoniques.

Une nouvelle station régionale avec deux postes émetteurs jumelés sera inaugurée très prochainement en Alsace et à Berne, au sein de la nouvelle station de Versoix. Ces deux antennes ont une puissance totale de 158 kw, sera mise en service dans les premières semaines de l'année. Un nouveau poste émetteur sera construit aux environs de Prague, avec une puissance de 60 à 120 kw.

En Allemagne, suivront le plan établi, des stations à grande puissance complétant les postes de Breslau, Leipzig, Berlin, Hambourg et Munich.

En France, nous aurons, en 1931, la mise en service des nouvelles stations de Radio-Paris et du Petit Port-Vivien et vraisemblablement celles de Radio-Toulouse et de Radio-Vitry.

Projets

1930-1931. Ne faisons pas, en matière radiophonique, le bilan de notre défense. Nous aurions trop peu de choses à inscrire dans des cartes vides et nous y gagnerions quelque amusement, après avoir connu tout de déceptions.

Tournons-nous plutôt vers l'avenir et voyons ce que nous apporter sur les antennes. Si tous les projets se réalisent, l'an prochain sera une époque de grands développements dans les transmissions radiophoniques.

Une nouvelle station régionale avec deux postes émetteurs jumelés sera inaugurée très prochainement en Alsace et à Berne, au sein de la nouvelle station de Versoix. Ces deux antennes ont une puissance totale de 158 kw, sera mise en service dans les premières semaines de l'année. Un nouveau poste émetteur sera construit aux environs de Prague, avec une puissance de 60 à 120 kw.

En Allemagne, suivront le plan établi, des stations à grande puissance complétant les postes de Breslau, Leipzig, Berlin, Hambourg et Munich.

En France, nous aurons, en 1931, la mise en service des nouvelles stations de Radio-Paris et du Petit Port-Vivien et vraisemblablement celles de Radio-Toulouse et de Radio-Vitry.

Projets

1930-1931. Ne faisons pas, en matière radiophonique, le bilan de notre défense. Nous aurions trop peu de choses à inscrire dans des cartes vides et nous y gagnerions quelque amusement, après avoir connu tout de déceptions.

Tournons-nous plutôt vers l'avenir et voyons ce que nous apporter sur les antennes. Si tous les projets se réalisent, l'an prochain sera une époque de grands développements dans les transmissions radiophoniques.

Une nouvelle station régionale avec deux postes émetteurs jumelés sera inaugurée très prochainement en Alsace et à Berne, au sein de la nouvelle station de Versoix. Ces deux antennes ont une puissance totale de 158 kw, sera mise en service dans les premières semaines de l'année. Un nouveau poste émetteur sera construit aux environs de Prague, avec une puissance de 60 à 120 kw.

En Allemagne, suivront le plan établi, des stations à grande puissance complétant les postes de Breslau, Leipzig, Berlin, Hambourg et Munich.

En France, nous aurons, en 1931, la mise en service des nouvelles stations de Radio-Paris et du Petit Port-Vivien et vraisemblablement celles de Radio-Toulouse et de Radio-Vitry.

Projets

1930-1931. Ne faisons pas, en matière radiophonique, le bilan de notre défense. Nous aurions trop peu de choses à inscrire dans des cartes vides et nous y gagnerions quelque amusement, après avoir connu tout de déceptions.

Tournons-nous plutôt vers l'avenir et voyons ce que nous apporter sur les antennes. Si tous les projets se réalisent, l'an prochain sera une époque de grands développements dans les transmissions radiophoniques.

Une nouvelle station régionale avec deux postes émetteurs jumelés sera inaugurée très prochainement en Alsace et à Berne, au sein de la nouvelle station de Versoix. Ces deux antennes ont une puissance totale de 158 kw, sera mise en service dans les premières semaines de l'année. Un nouveau poste émetteur sera construit aux environs de Prague, avec une puissance de 60 à 120 kw.

En Allemagne, suivront le plan établi, des stations à grande puissance complétant les postes de Breslau, Leipzig, Berlin, Hambourg et Munich.

En France, nous aurons, en 1931, la mise en service des nouvelles stations de Radio-Paris et du Petit Port-Vivien et vraisemblablement celles de Radio-Toulouse et de Radio-Vitry.

Projets

1930-1931. Ne faisons pas, en matière radiophonique, le bilan de notre défense. Nous aurions trop peu de choses à inscrire dans des cartes vides et nous y gagnerions quelque amusement, après avoir connu tout de déceptions.


Tournons-nous plutôt vers l'avenir et voyons ce que nous apporter sur les antennes. Si tous les projets se réalisent, l'an prochain sera une époque de grands développements dans les transmissions radiophoniques.

Une nouvelle station régionale avec deux postes émetteurs jumelés sera inaugurée très prochainement en Alsace et à Berne

V. ALTER

LA MARQUE FRANÇAISE LA PLUS RÉPUTÉE

CONDENSATEUR AU MICA

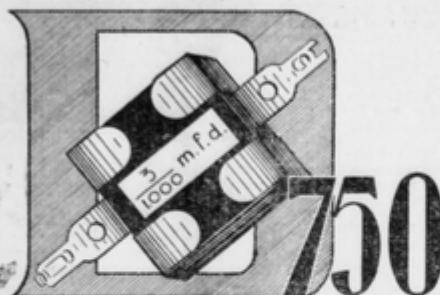

Constructeurs demandez en le tarif aux :

Etabl's M.C.B. & VÉRITABLE ALTER
27, rue d'Orléans. NEUILLY-SUR-SEINE

REXINETTE

PRÉSENTE SON REXOSECT
35 EUROPEENS SUR LE SECTEUR
SANS FIL, SANS ACCU NI CADRE,
SANS ANTENNE NI CADRE.

T.S.F. ET PHONO COMBINES

1.950 fr. en meuble acajou vernis

ou 12 Versements de 175 francs.

Absolument complet, garanti 1 an.

avec phono et Pick-up. **2.450 fr.**

Dem. notice 4 franco aux Ets POPENARD

10, Rue de Thirigny — PARIS-3^e



FABER inc. conseil ECP 11^e rue Blanche Paris



AVANT INVENTAIRE

grande vente réclame sensationnelle

sur tout matériel garanti neuf et d'origine.

Haut parleur ELECTRO-DYNAMIQUE AMÉRICAIN : 600 fr., au lieu de 1200 ; MOTEUR DE DIFFUSEUR SUPER avec son cadre : 115 fr.; MOTEURS ALLEMANDS : 28, 40, 50 et 60 fr.; MOTEUR DE DIFFUSEUR ALLEMAND : 75 fr., au lieu de 140 ; MOTEUR DE DIFFUSEUR ALLEMAND : 85 et 90 fr., au lieu de 160 ; MOTEUR DE DIFFUSEUR ALLEMAND : 140 et 150 fr., au lieu de 250 ; MOTEUR DE DIFFUSEUR SUPER A DOUBLE RÉSONANCE : 100 fr., au lieu de 160 ; MOTEUR DE DIFFUSEUR SUPER A DOUBLE RÉSONANCE : 22, 25 et 35 fr.; BOITE FOURNIE DIFFUSEUR 360 mm × 330 mm avec membrane montée posée : 30 fr.; BOITE FOURNIE DIFFUSEUR 360 mm × 330 mm avec membrane montée posée : 35 fr.; CHARGEUR AUTOMATIQUE : boîtier acajou : 195 fr., au lieu de 250 ; DIFFUSEURS G.M. : 120 fr., au lieu de 220 fr., au lieu de 250 ; DIFFUSEURS FER FORGE : 135 fr., au lieu de 220 fr.; MOTEUR ELECTRIQUE POUR PHONO avec plateau : 275 fr.; PICK-UP ALLEMAND : 65 fr.; PICK-UP « OPUS » tangential de précision : 125 fr.; BRAS DE PICK-UP à partir de 20 fr.; ACCUMULATEURS bas tension : 225 fr.; BRAS DE PICK-UP à partir de 20 fr.; ACCUMULATEURS bas tension : 200 fr.; ACCUMULATEURS de marqué, 50 volts, garantis : 50 fr.; ACCUMULATEURS bas tension : 200 fr.; CHARGEUR AUTOMATIQUE : 125 fr., 1. courroie et bobine et éléments interchangeables : 125 fr.; ACCUMULATEURS même modèle 120 volts : 188 fr.; CHARGEUR AUTOMATIQUE AU TANTALUM : 4 volets : 88 fr.; CHARGEUR à accumulateur à 120 volts : 125 fr.; CHARGEUR à 120 volts à valves : 170 fr.; CHARGEUR 4 accumulateurs : 225 fr.; CADRES 4 ENROULEMENTS (PO. MO. GO.) à tendeur : 95 fr.; CADRES 4 ENROULEMENTS modèles luxe : 130 fr.; TABLEAUX TÉLEGRAMMES 88 w. valve comprise : 200 fr.; TABLEAUX TÉLEGRAMMES 88 w. valve comprise : 210 fr.; ALIMENTATION MIXTE TENSION PLAQUE 40 x 90 mm : 120 fr.; TENS. 4 volets à cuopoxyde, valve comprise : 300 fr.; Le même 40 x 90 x 120 mm avec chargeurs 4 volets à cuopoxyde, valve comprise : 450 fr.; Poste à galène avec son cristal : exceptionnel : 45 fr.

Toutes les grandes marques en stock
Les plus fortes remises aux revendeurs

PILE " EVERBEST " GARANTIE

45 volts à fiches : 15 fr. — 90 volts à fiches : 25 fr.
Triple capacité à fiches : 30 fr.

GRATUITEMENT

Nous offrons une lampe micro de 27 fr. 50 à tout acheteur d'une lampe d'importe quelle marque ou sur n'importe quel achat de 50 francs de matériel (sauf sur articles réclamés).

REPRISE DES LAMPES BRULÉES

Nous reprenons les lampes brûlées (sauf Philips) au prix de 11 francs chaque en compte sur l'achat de lampes neuves ou bien sur un achat de 50 francs de matériel (sauf sur articles réclamés).

RADIO-GLOBE, 9, boulevard Magenta, Paris
La seule maison, spécialement organisée, expédiant en province
à lettre lue.

Ouvert tous les jours sans interruption, même le dimanche.

Publ. Y. Perdrisa.



S'il y a longtemps que vous n'avez été à l'Opéra, et si vous habitez à quelque distance de notre Théâtre National de Musique, Gramophone se charge d'amener l'Opéra jusqu'à vous. A son dernier catalogue, la firme éditrice inscrit *Faust* en un nombre respectable de disques, *Faust*, avec M. Journe, Méphisto ; Mlle Mireille Berthon, Marguerite ; M. Vezzani, Faust lui-même, Orchestre de l'Opéra avec M. Henri Busser, chef d'orchestre de la maison, au pupitre, chœurs de l'Opéra, Brel, l'esuvre de Gounod telle que vous pourrez l'entendre d'un bon fauteuil. Naturellement, l'enregistrement est bon, je dirai mieux, il est terriblement fidèle, et je ne sais pas d'acte d'accusation plus strictement dressé contre la façon dont nos chanteurs, portant officiellement, traitent cette respectable partition.

Je ne récrimine pas ; je constate. Prenez, au hasard, un exemple. *Faust* chante « O divine pureté » d'une voix bien timbrée, mais pleine d'artifice. Marguerite déclare qu'elle est troublée comme elle dirait qu'elle a du goût pour les mandarines, et là-dessus, Méphisto ricane et pousser une suite de « Ah ! ah ! ah ! » qui ferai rire les bébés les plus crédules, tant il y a de convention et d'insincérité dans leur accent.

Remarquez bien que les trois protagonistes sont de bons artistes et qu'ils chantent devant le micro comme ils chantent sur la scène. Mais il n'y a plus de décors que dans notre imagination, mais il n'y a plus ni costumes, ni lumières ; impitoyablement, toutes les faiblesses de la dictation, tout le convenu du jeu, tout le ridicule de ces personnages trop connus et que ne peut rajeunir qu'une interprétation hardie et intelligente, apparaissent. Mais cela ne sera pas tout aux disques.

Ceux qui croient sincèrement qu'on joue bien *Faust* à l'Opéra, retrouvent avec plaisir les vieilles méthodes et les inévitables traditions ; ceux qui veulent s'instruire sur les erreurs de nos chanteurs et de nos choeurs auront également grand profit à cette audition qui, par instant, leur semblera vraiment réjouissante.

Pourtant, dans ce même catalogue de Gramophone, que de jolies leçons de chant nos artistes pourront prendre ! Je vous assure que les airs de l'Afrique, et même ceux de Giulietta Tel, ne sont pas de ceux que l'écoute religieusement tous les jours. Mais quand on a la chance d'entendre M. Benvenuto Franci, baryton, dans ces deux mélodies de Rossini et de Meyerbeer, on comprend que nos grand-pères aient pu se passionner pour tel ténor ou tel baryton au point de nous transmettre leurs noms comme ceux des personnages historiques.

Dès même, quand M. Benjamino Gilgli et M. Ezio Pinza nous donnent deux duos de Lucie de Lammermoor, la musique de Donizetti prend une gloire et fastidieuse, quelques lignes écrites là où l'on peut aisément lire rendraient service à tous et témoigneraient du respect pour Berlioz lui-même.

Enfin, par le même orchestre dirigé par le même chef, signalons *l'Intérâde dramatique*, de M. Piero Copola, vénérable, tumultueux et tendre à tour à tour, qu'on écoutera avec satisfaction, car les sonorités en sont variées et très phonogéniques.

par M. Gesky ; *Tu me dis non*, par M. Amato ; *C'est dans ce coin-là*, par Mme Mad Rainsy ; *la Legende de l'Olivier*, par Jane Arès. Tout cela est d'amiable qualité.

Parmi les disques d'instrument, voici celui de M. Kreisler. Son violon se compromet inutilement, selon moi, à propager *Sheperd's madrigal* et *Gypsy Caprice*, du virtuose lui-même. Quant qu'on a ce génie, on doit faire attention à ne laisser derrière soi que de grands souvenirs. Ces bagatelles sont bonnes en « bis » dans un concert. Au piano, M. Alfred Cortot n'a jamais de ces faiblesses. Cette fois, il nous fait entendre *la Ballade en jaune*, de Chopin. Ecoutez-là, admirez la clarté de ce jeu, la merveilleuse compréhension d'un poète par un poète, tout ce qui rayonne d'intelligence et de sincérité dans une telle interprétation.

Et pourtant, il faut bien le reconnaître, le micro trahit un peu l'artiste. Je veux dire que ces disques de piano n'ont pas les justes sonorités qu'on leur voudrait. A qui la faute ?

Certainement pas au pianiste. D'ailleurs, on trouve les mêmes faiblesses dans les disques de Magda Tagliavero : *jeune fille au jardin*, et *La rose, le guitariste et le vieux cheval*, du jeune compositeur espagnol Monpou. Le clavicin de Mme Boesgen-Champion sonne plus sincèrement dans *l'Hirondelle*, de Daquin, et *le Passéped et Garofol en sol*, de Bach. Quant au quartet de saxophones, composé de très bons artistes, il obtient des résultats satisfaisants avec *la Flieuse*, de Mendelssohn.

Les enregistrements d'orchestre de Gramophone sont d'importance. Mettons tout de suite, hors de pair, *l'Apprenti sorcier*, de Paul Diské, par le *Philharmonic Symphony* de New-York, dirigé par Arturo Toscanini. Entendre ce disque est une des grandes joies musicales qu'on puisse éprouver. Il est la vie, le mouvement, la mélodie même. Jamais les instruments n'ont été mieux fondus. A côté, la *Symphonie fantastique*, de Berlin, dont on célèbre le centenaire, puisqu'elle fut exécutée pour la première fois en 1830, paraît d'une réalisation moins parfaite, encore que l'Orchestre Symphonique de Paris, sous la baguette de M. Pierre Monteux, ait fait un bel effort, mais qui manque un peu, à mon sens, d'unité romanesque.

Notez en passant que voilà le type même de la musique à programme, et qu'il est bien regrettable que si l'édition trop encadrée, ni les enveloppes, pourtant vides, ne portent la moindre indication. On ne les trouve que sur le catalogue même du Gramophone. Si nous pouvons admettre pour Dominique Sordet, ennemi, dans *Candide*, des autographes musicaux, qu'une explication parlée serait longue et fastidieuse, quelques lignes écrites là où l'on peut aisément lire rendraient service à tous et témoigneraient du respect pour Berlioz lui-même.

Enfin, par le même orchestre dirigé par le même chef, signalons *l'Intérâde dramatique*, de M. Piero Copola, vénérable, tumultueux et tendre à tour à tour, qu'on écoute avec satisfaction, car les sonorités en sont variées et très phonogéniques.

René BIZET.

FAITES VOTRE SERVICE

dans la radiotélégraphie militaire

Les jeunes gens désirant être ingénieurs comme radiotélégraphistes dans les bataillons du Génie peuvent faire inscrire à la Société de Radiotélégraphie et de Préparation militaire (rue de l'Université, 12-13) de Paris, où l'enseignement est donné par le Gouvernement (n° 12-13). Il résulte de l'ordre du ministre de l'Instruction publique que depuis 1929, il a déjà préparé depuis 10 ans, plus de 2.000 jeunes gens, soit sur place, soit par correspondance.

Les principales affectations se font à Versailles, Nancy, Lille, Avignon, Montpellier, le Mont-Ventoux, la Tour-Eiffel, etc...

Résumé des avantages offerts aux Radiotélégraphistes : Classes et maniements d'armes réduits, instruction de la T.S.F., trafic radiotélégraphique instructif et intéressant, Vie meilleure.

Radio-Toulouse s'installe au château de St-Aignan à 30 kilomètres de Toulouse

L'érection des pylônes, de 120 mètres, sur un terrain d'une superficie de plus de 30.000 mètres carrés, sera terminée en mars 1931.

Il en est des institutions comme des individus. La marque certaine que leurs actions et les mobiles qui les provoquent sont conformes aux désirs de tous, résiste dans leur popularité.

Cette dernière, en effet, ne s'exerce en faveur des hommes et des collectivités qu'autant qu'ils répondent aux sentiments profonds du public.

Ces mêmes lois régissent le monde de la radiophonie. Puisque ceux qui s'intéressent à la T. S. F. ne peuvent maintenant dire tout le monde.

Il est des stations qui ne vivent guère que par leur titre et l'insertion de leurs programmes dans les journaux spécialisés, tandis que d'autres, écoutées assidûment, rejoignent de la favore du public.

Parmi celles-ci, Radio-Toulouse figure en toute première place. L'expression « Ecouter Toulouse » est devenue aussi populaire qu'« Ecouter Daveatty » ou Langenberg.

Il n'est pas inutile de rappeler l'histoire du grand poste régional, histoire ascendante, dont le début remonte au 15 avril 1925, date de l'inauguration de la station.

Résumé des efforts et des travaux de « La Radiophonie du Midi », érigée en dépit des mauvais veillards d'une administration dont les vues étroites et paralyssantes s'exercent impitoyablement contre toute initiative personnelle, et toute idée de progrès. Radio-Toulouse effectuant, coûte que coûte, la première de l'ensemble, immédiatement saluée par les applaudissements des amateurs et de tous ceux qui voyaient déjà dans la T. S. F. un admirable instrument de propagande et d'expansion française.

Radio-Toulouse, installé sur le Plateau de Balma, dans les hauteurs de la Villa Schmitz, comportant, dès cet instant, une installation pouvrant de tous les perfectionnements et susceptibles d'assurer un service ininterrompu et efficace, ainsi que l'ont, du reste, prouvé cinq années d'exploitation, poursuivies avec une qualité égale, sans une minute de défaillance.

La colline de Balma, située au nord-est de Toulouse, à 64 mètres au-dessus de la ville, supporte les deux pylônes d'une hauteur de 45 mètres. L'adrien, par conséquent, adroitement dégagé, permet l'utilisation optimale de la puissance oscillante. Le terrain, d'une superficie de 3.200 mètres carrés, comprend l'installation technique, les bureaux administratifs, l'habitation du chef de poste et des meublements spécialisés. La partie artistique comporte deux auditoria, dont l'un est utilisé pour les grandes retransmissions et est d'une longueur de 25 mètres, sur 15 mètres de large. Rien n'est négligé pour donner aux auditions musicales un indice de reproduction et une tenue artistique irréprochable.

Le poste proprement dit se compose d'un ensemble émetteur actionné par deux lampes de 20 kilowatts, commandées elles-mêmes par un magnétostat et un modulateur. Ce dispositif maintenu sans cesse au niveau d'une technique essentielle, variabilisé et progressive, n'a cessé de donner satisfaction, tant par sa puissance que par sa qualité de fonctionnement.

Dès ses premières émissions, Radio-Toulouse suscite l'intérêt de tous les groupements et sociétés, satisfais de voir les départs de l'ensemble Sud-Ouest, jusqu'alors si déshérités, enfin dotés d'une station répondant à leurs besoins et à leur importance. La Confédération des Radio-Clubs du Sud-Ouest, le plus directement intéressé, offre immédiatement son concours à Radio-Toulouse. Seize Radio-Clubs du Midi, 183 Sociétés artistiques, que la Société de Radiotélégraphie et de Préparation militaire (n° 12-13), 12 rue de l'Université, Paris (7^e), qui a déjà préparé depuis 10 ans, plus de 2.000 jeunes gens, soit sur place, soit par correspondance.

Les principales affectations se font à Versailles, Nancy, Lille, Avignon, Montpellier, le Mont-Ventoux, la Tour-Eiffel, etc...

Résumé des avantages offerts aux Radiotélégraphistes : Classes et maniements d'armes réduits, instruction de la T.S.F., trafic radiotélégraphique instructif et intéressant, Vie meilleure.

Bien sûr, les institutions officielles, entraînées par ce mouvement, lui accordent leur collaboration et leur appui. La plupart des communes, des Chambres de Commerce du Midi, des Chambres d'Agriculture, votent pour la Radiotéléphonie du Midi.

AMIS LECTEURS ! Vous aimez L'ANTENNE ? Envoyez-nous les adresses des personnes que vous jugez susceptibles d'être intéressées par votre journal favori.

subventions pour le malade et la poursuite des émissions.

Cependant, Radio-Toulouse, ayant les succès aux armes, entreprenait la construction des studios et construisait du Théâtre du Capitole, dans divers salles de spectacles de Toulouse, ainsi que les cérémonies religieuses de la Cathédrale Saint-Étienne, tout ceci sans le concours des lignes téléphoniques, en se heurtant sans cesse au mauvais volonté et aux obstacles que dressaient, devant cet effort, l'Administration des P.T.T.

Les dirigeants de la station avaient, en effet, sollicité une autorisation en bonne et due forme, qui tardait à être accordée. Il fallut la pression du sentiment populaire pour que les commissions interministérielles, le 15 octobre 1924 et le 10 décembre 1927 accordent un avis favorable, cette matérialisant par la loi du 15 mars 1928, laquelle donnait aux postes privés l'autorisation légale de poursuivre leurs émissions. Cette loi est cependant incomplète, car un de ses articles spécifie que les stations autorisées ne devront, en quoi que ce soit, modifier les installations existantes à la date de promulgation et, par conséquent, augmenter la puissance et la qualité de leurs émissions.

Cette disposition, appliquée à une technique récente et qui, par cela même, progresse chaque jour, est un véritable bâton impénétrable jeté dans les rangs de la Radiophonie française. Nous ne croyons, faute de souligner ce qu'il de disastrer une pareille mesure. Seuls des chiffres et des faits peuvent en faire comprendre les conséquences néfastes.

A l'heure actuelle, alors que l'Antenne totalise, avec ses postes émetteurs 532 kilowatts, que l'Angleterre possède une puissance totale de 480 kilowatts, que la Russie utilise pour sa propagande 270 kilowatts, que la Yougoslavie même atteint le total de 270 kilowatts, la France parvient à faire entendre dans ce véritable « concert européen » une voix faible et précaire avec ses 61 kilowatts, dont une partie, aux mains de l'Administration, est, si l'on en juge les résultats, inexistant.

Une véritable réaction se manifeste dans tous les milieux contre ce pétrole des étoiles. Il va de nous, prestige national de faire entendre cette situation lamentable et de nous faire enfin entendre avec une voix et des accents dignes de notre grand pays. La plus grande force de la France réside dans sa paix et c'est, pour elle, une question de vie ou de mort que de pouvoir l'extérioriser.

Répondant à ce besoin, plusieurs postes privés ont pris la décision d'augmenter leur puissance en modifiant leur installation. Déjà, deux d'entre eux ont reçu un avis favorable du Gouvernement.

Radio-Toulouse, le plus grand poste régional français, se doit, lui aussi, de maintenir sa prééminence. Son poste qui fait partie d'un avairie plein de promesses son prestige maintenant devenu international, puisqu'il est aussi écouté à l'étranger qu'en France, constituent des devoirs auxquels il ne failira pas.

La Radiophonie du Midi a pris la décision de donner à la station une puissance de 60 kilowatts antenne, actionnée par 400 kilowatts d'alimentation. Pour ne pas gêner les auditeurs toulousains et leur laisser toute latitude dans le choix de leurs réceptions, le poste a été déplacé de 25 kilomètres de Toulouse, dans le domaine de Saint-Alban, superbe propriété située près de la route de Lavaur, d'une superficie de 70.000 mètres carrés, que la Radiophonie du Midi vient d'acquérir depuis plusieurs semaines, en vue d'assurer à la station le développement qu'exige une telle transformation. Le château, proprement dit, comportant un corps principal et deux ailes de 80 mètres de long, abrite le dispositif émetteur, utilisant un système de modulation par déphasage d'un angle d'un quart jusqu'à ce jour inconnu. L'ensemble rayonnant, formé d'une antenne verticale, supportée par deux pylônes de 120 mètres de haut, distants l'un de l'autre de 200 mètres. Toutes les installations accessoires : machines, transformateurs, redressements, alimentations de secours, auditioirs locaux seront, ainsi que le poste proprement dit, aménagés à distance de manière à réduire les manœuvres de mise en marche et de fonctionnement au strict minimum. L'autre partie du bâtiment servira à l'administration et à l'Administration une habitation moderne et confortable. Un câble souterrain à 11 mètres multiples assure la liaison de l'émetteur avec les auditioirs de Toulouse et permettra d'effectuer les retransmissions opportunes.

Nous sommes persuadés que ce projet — malheureusement en voie de réalisation, puisque les pylônes et l'antenne seront achetés aux environs du 28 février — rencontrera auprès de ceux qui s'intéressent à la radiophonie, c'est-à-dire auprès du public français, un succès légitime dont l'honneur reviendra à la Radiophonie du Midi.

Le courrier du BGP secteur n° 3

Je suis resté pendant 2 mois au BGP secteur 3 sans parler du BGP secteur et déjà des amateurs éprouvent répétent sur un mode cher à Béranger : « Parlez-nous-en, parlez-nous-en ! ». Voici donc quelques développements qui aideront peut-être certains lecteurs à éclairer pleinement leur religion.

I. Les lampes. — J'ai préconisé, dans le numéro 399, un certain nombre de marques de lampes. Comme j'ai eu soin de le préciser, la liste donnée n'était nullement limitative, à telle enseigne que j'ai essayé dernièrement sur mon BGP secteur n° 3 une lampe à écran à chauffage indirect que mes lecteurs ont tout intérêt à employer : je veux parler de la H1100D Valvo. Cette lampe est excellente ; d'ailleurs, à l'heure actuelle, l'industrie de la lampe a atteint un tel degré de perfection que presque toutes les marques méritent des adjectifs élogieux.

En basse fréquence, la PX4 continue à se recommander par l'amplitude des potentiels d'attaque qu'elle admet sur sa grille ; elle permet d'attaquer tous les haut-parleurs pratiquement employés (électrodydynamiques, magnétoélectriques, électromagnétiques) sans artifice compliqué de couplage. C'est là un avantage, entre autres, qui n'est pas à dédaigner.

H. L'alimentation. — L'alimentation a été décrite dans le numéro 377 de l'Antenne. Un de mes lecteurs m'a écrit : « Je vous dirais une boîte d'alimentation de luxe me donnant une réserve de puissance considérable et constituée des éléments de premier choix. Je ne regarde pas au prix ». Je lui écrive pour lui tout seul un article : c'est un égoïste. Mais rassurez-vous, chers lecteurs, je ne souhaite encourager un aussi détestable défaut, et le sujet qui m'a été proposé sera traité incessamment dans l'Antenne sous le titre : « Une boîte d'alimentation de luxe pour BGP secteur ». Son prix d'établissement n'aura rien d'exagéré, je m'empresse de le dire. En attendant, utiliser le bloc du n° 377, qui fonctionne à merveille. Son bloc donnant une tension plaque inférieure à 200 volts ne saurait convenir sur BGP secteur, cela pour répondre à de nombreuses demandes relatives à des blocs du commerce.

III. L'oscillatrice. — La bobine dite oscillatrice, constituée, comme

on le sait, de deux enroulements : l'un inséré dans la grille intérieure de la bigrille, l'autre dans la plaque de cette bigrille, doit être du type spécial pour bigrilles à oxyde (A441, DZ1, etc.). Il existe de nombreuses oscillatrices recommandables ; parmi ces oscillatrices, nous citerons : Soleno, ACRM, Gansu, Stygor, Integra. Cette liste n'est nullement limitative.

IV. Toujours ces renflements. — Lorsqu'on me parle dans une lettre relative au BGP secteur de renflements, il s'agit presque toujours de craintes de renflements et non pas de renflements constatés. Un poste secteur doit renfler ; il semble difficile de refaire cette idée de la tête de beaucoup d'amateurs. Fesperez y arriver avec un peu de patience...

Si un BGP secteur renflle, ou plus exactement ronronne, il est rare que la chose soit due au bloc d'alimentation. Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas, le cas échéant, faire subir à cet ensemble essentiel un examen approfondi. Je reviendrai prochainement sur cette question dans l'article annoncé sur la boîte d'alimentation « de luxe ». Les renflements, s'ils se manifestent, viennent très souvent de l'excitation du haut-parleur électrodydynamique. Je répète qu'il ne suffit pas que cette excitation soit de l'alternatif redressé : il faut encore filtrer aussi sérieusement que si l'on s'agit d'alimenter des circuits planaires ou des circuits de chauffage.

V. Que penser des bobinages lancés dernièrement sur le marché et précédant remplacer le cadre ? — Ces bobinages sont très séduisants, car ils sont d'un fablo encombrant et suppriment le cadre, qui peut passer, aux yeux de certains, comme inesthétique et de manipulation désagréable.

Toutefois, si ces bobinages donnent en peines ondes des résultats comparables à ceux du cadre, il n'en est pas de même en grandes ondes, où ils donnent des auditions nettement moins fortes.

Il est possible, évidemment, que des perfectionnements viennent corriger ce défaut. En attendant, le cadre reste une excellente solution. Utilisez un bon cadre à quatre enroulements comme celui que j'ai décrit, sous sa forme carrée et sous sa forme rectangulaire, dans la brochure *Le Cadre*.

Paul BERCHE.

Protestation

Permettez-moi, à titre d'abonné, de solliciter un petit coin de la Tribune libre de l'Antenne, pour m'insurger publiquement contre les tentacules de nos prédateurs. Son poste qui fait partie d'un avairie plein de promesses son prestige maintenant devenu international, puisqu'il est aussi écouté à l'étranger qu'en France, constituent des devoirs auxquels il ne failira pas.

La Radiophonie du Midi a pris la décision de donner à la station une puissance de 60 kilowatts antenne, actionnée par 400 kilowatts d'alimentation. Pour ne pas gêner les auditeurs toulousains et leur laisser toute latitude dans le choix de leurs réceptions, le poste a été déplacé de 25 kilomètres de Toulouse, dans le domaine de Saint-Alban, superbe propriété située près de la route de Lavaur, d'une superficie de 70.000 mètres carrés, que la Radiophonie du Midi vient d'acquérir depuis plusieurs semaines, en vue d'assurer à la station le développement qu'exige une telle transformation. Le château, proprement dit, comportant un corps principal et deux ailes de 80 mètres de long, abrite le dispositif émetteur, utilisant un système de modulation par déphasage d'un angle d'un quart jusqu'à ce jour inconnu. L'ensemble rayonnant, formé d'une antenne verticale, supportée par deux pylônes de 120 mètres de haut, distants l'un de l'autre de 200 mètres. Toutes les installations accessoires : machines, transformateurs, redressements, alimentations de secours, auditioirs locaux seront, ainsi que le poste proprement dit, aménagés à distance de manière à réduire les manœuvres de mise en marche et de fonctionnement au strict minimum. L'autre partie du bâtiment servira à l'administration et à l'Administration une habitation moderne et confortable. Un câble souterrain à 11 mètres multiples assure la liaison de l'émetteur avec les auditioirs de Toulouse et permettra d'effectuer les retransmissions opportunes.

Nous sommes persuadés que ce

projet — malheureusement en voie de réalisation, puisque les pylônes et l'antenne seront achetés aux environs du 28 février — rencontrera auprès de ceux qui s'intéressent à la radiophonie, c'est-à-dire auprès du public français, un succès légitime dont l'honneur reviendra à la Radiophonie du Midi.

On sait, mon cher Radio-Toulouse, vos qualités et vos mérites mais, croirez-vous, méfiez-vous de votre fantaisie méridionale : n'en abusez pas. Gabriel BARTHE, Montricoux (T.-et-G.)

AMIS LECTEURS !

Vous aimez L'ANTENNE ? Envoyez-nous les adresses des personnes que vous jugez susceptibles d'être intéressées par votre journal favori.

La plus ancienne fabrication STYGOR



Le Transfo 9492 37.50

M.V. 975 type LABORATOIRE. 39.50

9493 39.50

Le Tesla 9746 type LABORATOIRE. 43.00

accordéon à 0.5 K. c. pris (à bornes ou à broches)

UNIVERSIELLEMENT REPUTÉES

SELECTIVITÉ — PUissance

Construction Irréprochable

21 bis, avenue d'Argenteuil ASNIÈRES (Seine)

Tél. : WAGRAM 45-29 Notices francaises

Publ. J.-A. Naudé — 69

Pour l'année qui vient
OXYMETAL®
Vous souhaitez
des réceptions agréables
et vous rappelle que
il vous faut
une alimentation
impeccable
comme en haute
comme en basse tension

CONSULTEZ DONC
NOTRE SERVICE TECHNIQUE

Il étudiera tout spécialement
votre cas

Tous renseignements à la C.G.S.
23, rue d'Athènes, PARIS

Avez-vous acheté les disques entendus par T.S.F. ?



Il vous plaira de les entendre à nouveau. Compétez alors votre récepteur en phonographe électrique que parfait, en demandant à votre fournisseur habituel :

L'Electro-Moteur "Magister"
spécialement établi pour vous à un
prix sans précédent.

Électricité prête à poser... Frs 500

L. WOLFF, 158, rue de la Convention, Paris (15^e)
REVENDEURS, DEMANDEZ NOTICES ET CONDITIONS

LAMPE RADIOFOTOS GRAMMONT



Triode de puissance

F. 10

unique étage basse fréquence des récepteurs
à alimentation totale sur alternatif

Pente : 5,5 mav

K : 10

R : 1.800 ohms

Prix : 69 fr. 50

FABRICATION FRANÇAISE

Renseignements gratuits en se recommandant de L'ANTENNE

Société des Lampes FOTOS
10, rue d'Uzès, PARIS

Trois études pratiques de Paul Berché

LE CADRE

donnant les indications nécessaires à la réalisation d'un cadre à combinaisons couvrant la bande 180-1.500 mètres avec un condensateur de 0,5/1.000 microfarad ; le cadre sera dérit sous la forme carrée classique et sous une forme rectangulaire de moindre encombrement.

LE SUPRADYNE BGP contenant la description complète du célèbre montage avec ses perfectionnements les plus récents ; un plan de réalisation demi-grandeur, nature permet de construire l'appareil en toute tranquillité d'esprit.

LE BLOC D'ALIMENTATION TOTALE SUR ALTERNATIF

exposant la manière de réaliser une alimentation complète (filaments, plaques et polarisation de grille) sur secteur alternatif et de se passer entièrement d'accumulateurs ou de piles non seulement dans le cas d'un BGP, mais encore dans celui de n'importe quel montage équipé avec des lampes « batteries ».

Ces trois brochures, de 15 à 20 pages, permettent donc de réaliser l'ensemble le plus moderne, le plus simple, le plus sensible et, le plus pur qui soit.

Chaque brochure : 2 fr. (port en plus), Port France et Colonies : 0 fr. 15. — Etranger : 0 fr. 30.

Les trois brochures : 6 fr. (port en plus), Port France et Colonies : 0 fr. 45. Etranger : 0 fr. 90.

Appareil 4 lampes écran n° 12 bis

Cet appareil, dont les schémas de réalisation sont publiés ci-dessous, a été étudié de façon à permettre la construction d'un récepteur économique très puissant, très sensible et très pur.

L'appareil comprend :

1 lampe haute fréquence écran ;
1 lampe détectrice ;
2 lampes basses fréquences.

L'accord d'antenne est constitué par l'ensemble de quatre bobinages (deux petites et deux grandes ondes) montés en tesa, ce qui permet d'obtenir dans les grands centres, comme Paris, par exemple, une sélectivité très suffisante pour éliminer les postes locaux.

Les bobinages primaires constituent le circuit A.F.

Le circuit secondaire est constitué par l'ensemble des bobinages G.4 accordés par un condensateur variable à air de 0,20/1000.

Le circuit haute fréquence est un transformateur à secondaire accordé avec réaction mixte sur le circuit secondaire.

L'ensemble est constitué par les circuits suivants :

Primaire H.F. : bobinage monté sur la plaque de la lampe haute fréquence (G.4).

Secondaire : bobinage G.4.

La réaction est accordée par un petit condensateur variable à air de 0,20/1000.

Le circuit G.4 est accordé par un condensateur variable à air de 0,15/1000.

Les valeurs de détection ayant donné les meilleurs résultats sont, pour le condensateur de liaison 0,15/1000 et la résistance de fuite, 1 mégohm.

Le circuit étudié ci-dessous présente comme caractéristiques un circuit de grille écran particulier. La grille de la lampe haute fréquence est reliée directement à la terre par un condensateur de 2 mfd et elle est reliée à la tension plaque intermédiaire de 50 volts par

l'intermédiaire d'une self de choc empêchant tout retour de courant haute fréquence dans les batteries ; l'écoulement de ces courants haute fréquence devant se faire normalement.

à la terre par l'intermédiaire du gros condensateur de 2 mfd, dont il a été parlé ci-dessus.


Pour obtenir un accrochage simple et reversible de la réception, il a été prévu une self de choc dans le circuit de liaison de la plaque de la lampe détectrice au primaire du premier transformateur basse fréquence.

Pour les éléments de réalisation, on a choisi comme transformateurs basse fréquence des rapports 1/3 et 1/1 donnant une amplification moins bruyante mais infinitiment plus

élevée que celle des rapports 1/2 et 1/1. L'appareil comprendra, en outre, une pile de polarisation de 12 volts, un condensateur fixe de 0,15 pour la détection et une résistance fixe de 1 mégohm.

Pour shunter le haut-parleur, il est indispensable de faire un essai avec plusieurs capacités fixes pour déterminer quelle peut être la meilleure valeur, étant donné que la valeur du shunt est fonction de l'impédance des enroulements dudit haut-parleur.

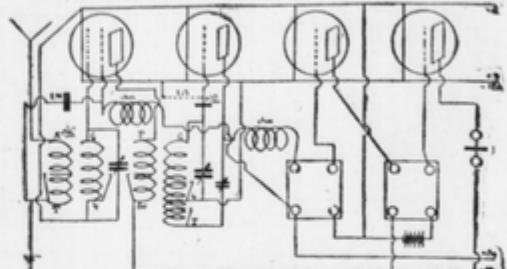Les essais que nous avons faits résultent en donne d'excellents résultats.



que des rapports plus élevés.

L'appareil réalisé, comme il est décrit dans le plan de montage, permet d'obtenir, avec une antenne de longueur moyenne et bien établie, des réceptions très puissantes et très pures de stations étrangères ainsi que des postes régionaux.

Montage. — Pour réaliser ce montage, il faut disposer de :

Une planchette d'ébonite sur laquelle on mettra les deux condensateurs variables à air du type moulé mécanique Vardex ;

Un bloc d'accord combiné à un seul commutateur Vardex n° 12 bis et un condensateur de réaction de 0,20/1000.

Dans l'angle de gauche on placera un jack 4 lampes qui permettra de brancher le haut-parleur et de faire automatiquement l'extinction et l'allumage des lampes.

Sur une planchette de bois sec on posera 4 supports de lampes en filasse que nous conseillons de prendre en ébonite, mais pas en matière moulée.

2 selfs de choc haute fréquence Vardex ; 1 transformateur FAR Standard 1/3 ; 1 transformateur FAR Standard 1/1.

En outre, on placera un condensateur de 2 mfd et une petite planchette d'ébonite sur laquelle on fera le branchement des bornes d'alimentation.

tals en employant à titre indicatif comme lampes :

En haute fréquence : une grille écran S.C.4 Triotron ;

En détection : une S.D. 4 Triotron ;

En première basse fréquence : une lampe U.D.4 Triotron ;

En seconde basse fréquence : une lampe X.D.4 Triotron.

Il est indispensable d'utiliser des batteries de 12 volts pour obtenir une amplification suffisante ainsi qu'une grande pureté de réception.

A titre indicatif, nous résumons la liste des pièces nécessaires au montage :

2 condensateurs variables à air

Vardex ;

1 bloc d'accord n° 12 bis Vardex ;

2 selfs de choc haute fréquence

Vardex ; 1 transformateur FAR Standard 1/3 ; 1 transformateur FAR Standard 1/1.

Sur une planchette de bois sec on posera 4 supports de lampes en filasse que nous conseillons de prendre en ébonite, mais pas en matière moulée.

1 transformateur standard 1/3 FAR ;

1 transformateur standard 1/1 FAR ;

4 supports de lampes ;

1 condensateur fixe de 0,15/1000 ;

1 résistance 1 mégohm ;

1 pile de polarisation 12 volts ;

1 condensateur à air 0,20/1000 ;

1 jack 4 lampes allumage ;

1 lampe haute fréquence (grille écran) S.C.4 Triotron ;



1 lampe détectrice S.D.4 Triotron ;

1 deuxième basse fréquence U.D.4

Triotron ;

1 deuxième basse fréquence X.D.4


Triotron.

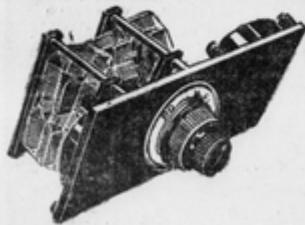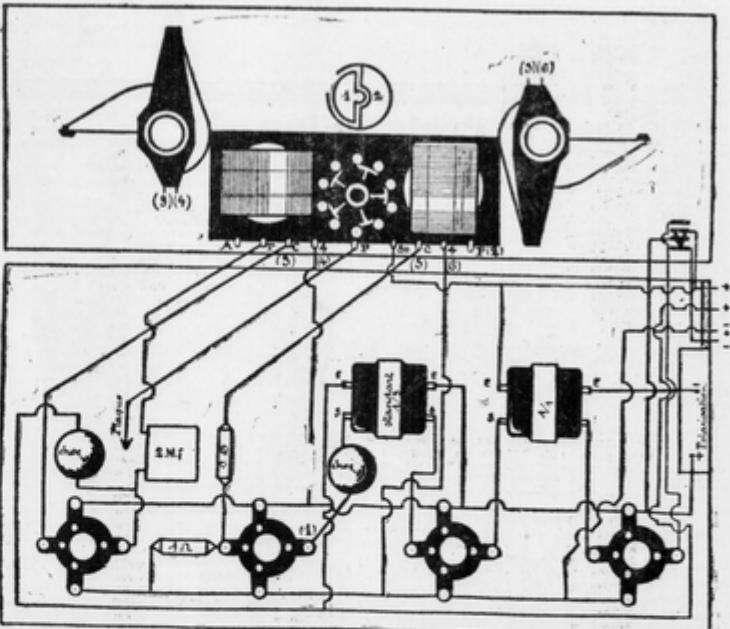

VARDEX

Le seul vrai SPÉCIALISTE des bobinages HAUTE FRÉQUENCE

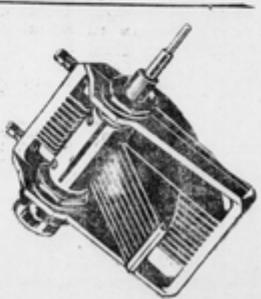Bobines de choc Haute Fréquence. -- Condensateurs variables à air moulés métalliques. Notices et schémas sur demande. - Matériel vendu avec garantie dans toutes les bonnes maisons en France et en Belgique.



E^{ts} VARDEX, 36, b^e de la Bastille, PARIS, Tél.: Diderot 36-96

Alimentation totale sur le secteur réalisée avec des éléments Oxy métal ou Oxy cuivre

On voit qu'un disque de cuivre à la surface duquel se trouve une couche d'oxyde de cuivre (oxy métal ou oxy cuivre) possède la propriété de présenter une résistance considérable au courant lorsqu'il passe dans le sens cuivre-oxyde et une résistance comparativement

faible lorsque le courant passe dans le sens oxyde-cuivre. L'alimentation plaque est obtenue grâce à un redresseur oxy métal ou oxy cuivre (fig. 1) qui peut donner 50 milliamperes à 4 volts, comportant un ensemble de résistances appropriées qui permettent d'obtenir à la sortie 120, 50 et 40 volts, suivant les lampes à alimenter. Un dispositif de self et de condensateurs assure un filtrage rigoureux du courant.

Le chauffage est obtenu au moyen d'un redresseur oxy métal ou oxy cuivre (4 volts, 200 milliamperes) et d'un petit accumulateur tampon D qui peut être de très faible capacité (20 ampères-heure environ).

Un commutateur à trois positions permet de réaliser successivement l'une des trois combinaisons suivantes :

1^e Position : Arrêt. L'alimentation plaque est isolée du secteur (fig. 2) et l'accumulateur tampon est isolé du récepteur. Par contre, l'élément oxy métal ou oxy cuivre 4 volts C, relié au secteur, assure la charge lente de l'accumulateur tampon ;

2^e Intermédiaire. La charge de l'accumulateur tampon est coupée et ce dernier débile sur les filaments des lampes du récepteur (fig. 3).

3^e Écoute. Les filaments des lampes étant chauffés (position 2 du commutateur), l'alimentation plaque est branchée à son tour (fig. 4). On réduit ainsi au minimum les surcharges dangereuses avec les condensateurs du filtre à haute tension.


Signaleons en passant un petit article réalisé sur la position 1 du commutateur. L'élément oxy métal ou oxy cuivre 4 volts étant un circuit de faible puissance, on a tout intérêt à alimenter le primaire de son transformateur à tension réduite. Un examen du schéma de principe montrera que : soit à la prise secteur 110 v., soit à la prise 120 v., la tension d'alimentation du primaire du transformateur à oxy métal 4 volts est toujours la même. C'est le transformateur d'alimentation à haute tension qui, travaillant en auto-transformateur, se charge de cette opération.

Cet ensemble convient particulièrement aux amateurs qui disposent déjà d'une batterie d'accumulateurs. Si leur tension n'est pas à brancher en série et place de l'accumulateur tampon. Même pour une écoute quotidienne intensive, l'accumulateur tampon dispose ainsi d'un régime de charge supérieur au régime de décharge. La recharge


presque nulle lorsque le courant passe dans le sens opposé, c'est-à-dire oxyde-cuivre, d'où effet de redressement.

Voici un système d'alimentation

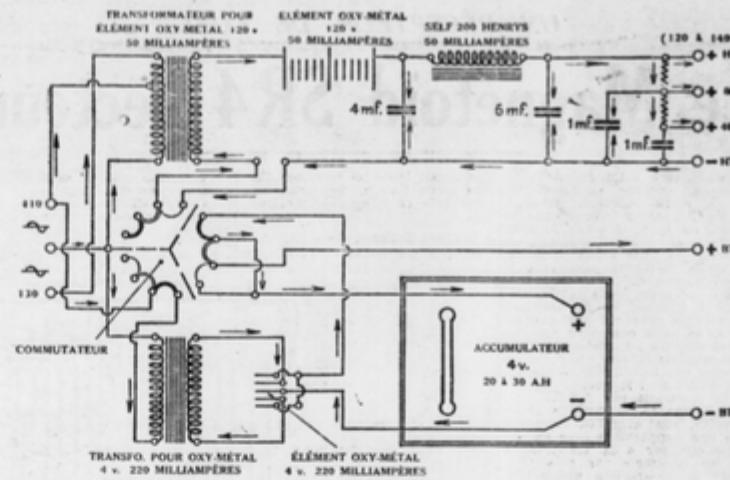totale qui convient particulièrement aux amateurs qui possèdent déjà un accumulateur.



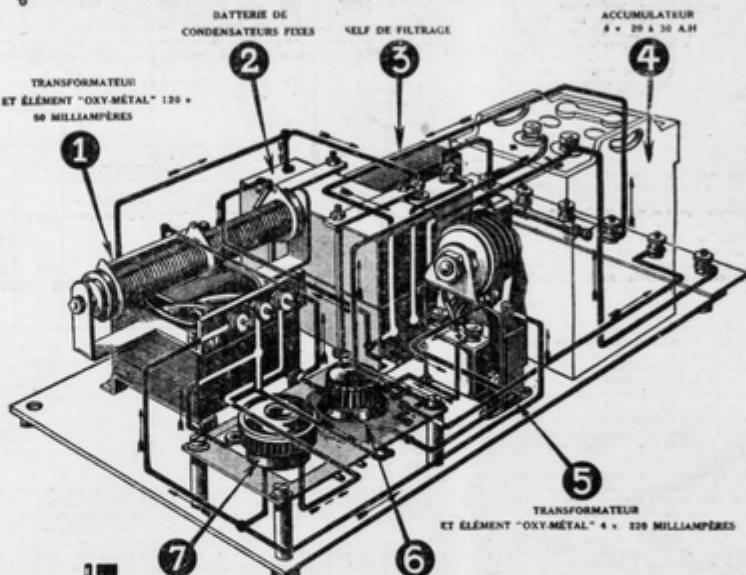- ENTRETIEN CHARGE 4 V. POSTE ARRÊTÉ
- ALLUME LES FILAMENTS ET COUPE LA CHARGE
- BRANCHE LA HT LES FILAMENTS RESTANT ALLUMÉS



Les Etablissements BARDON vous proposent une des trois solutions suivantes pour l'alimentation totale de votre récepteur sur le courant alternatif au moyen d'éléments OXY-MÉTAL

- 1 Haute tension par "oxy-métal", basse tension par accumulateur et "oxy-métal".
- 2 Haute tension par valve, basse tension par "oxy-métal".
- 3 Alimentation totale par "oxy-métal".

NOTICES, SCHÉMAS ET TOUS RENSEIGNEMENTS A LETTRE LUE

EST BARDON
61, Boulevard Jean-Jaurès
à CLICHY (Seine)

france
62-35

lente et pratiquement continue assure à cet accumulateur une conservation bien supérieure à celle qui serait obtenue avec une charge intermitente et rapide.

Si nous considérons la solution que nous venons d'étudier comme une disposition d'alimentation mixte par oxy métal ou oxy cuivre et accumulateur basse tension, la charge automatique, dispositif dont l'intérêt n'échappera pas, en particulier, aux amateurs de réception ondes courtes avec alimentation secteur, les Etablissements Bardon, qui ont mis au point cette solution,

proposent également les deux autres solutions suivantes :

a) L'alimentation complète réalisée au moyen d'éléments oxy métal ou oxy cuivre :

b) L'alimentation réalisée par combinaison valve (haute tension et éventuellement polarisation) et oxy métal ou oxy cuivre (basse tension).

Les schémas et renseignements complémentaires seront envoyés par le constructeur sur demande adressée de la part de *L'Antenne*, aux Etablissements Bardon, 61, boulevard Jean-Jaurès, à Clichy (Seine).

A propos de Bordeaux-Lafayette

M. Cornali, expert R.G.Piste de Bordeaux, nous envoie l'intéressante lettre ci-dessous :

En réponse à une lettre de M. H. Verdron, à La Bastide-Bordene, publiée dans le no 36 de *L'Antenne*, je tiens à vous signaler que les inconvenients dont il se plaint sont au sujet de Bordeaux-Lafayette, soit au sujet de la non-reception de Strasbourg provisoirement certainement de son poste.

Il a une lampe de trop !!!

Conseillez-lui donc de monter un 5 lampes R.G.P., ce qui lui fera faire cela car il faut, paraît-il, que la T.S.F. depuis cinq ans. Je puis lui garantir que sa bonne humeur reviendra aussitôt et le sourire refleurira ses lèvres. Blague à part, si M. Verdron estime que La Bastide n'est pas trop loin de Caudéran, je serais heureux de lui faire entendre mon B.G.P. dont je vous avais déjà écrit. L'amour de Dieu, qu'il ne nous cite plus son sacro-machin comme appareil sélectif, un de mes amis habitant cours de l'ouïe, en Pessac, un à 10 (dix) lampes qui ne lui donne que les stations locales. Je

suis à l'entière disposition de M. Verdron, il n'aura qu'à me prévenir dans la journée au numéro de téléphone 86 990.

A. L. CORNALL

Cours de T.S.F.

Aviation — Génie — Marine
La Société « Les Radios de la Seine », S.A.G. 8673, fait connaître aux sans-filistes que ses cours préparent la 2^e session d'examen à l'emploi de radiotélégraphiste militaire (Aviation, Génie, Marine), ouvriront le mercredi 7 janvier prochain.

Sessions à Paris, à Saint-Germain-en-Laye, au Parc-Saint-Maur, à Orléans.

Pour les jeunes gens ne pouvant suivre les cours de l'une de ces sections, suivre nos cours par correspondance qui donnent les mêmes résultats.

Écrire à M. le Directeur général de la Société « Les Radios de la Seine », 15, rue de la Victoire, à Paris (IX^e), en se recommandant de ce journal.

S'ABONNER offre deux avantages : on s'évite un souci hebdomadaire et on réalise une économie sensible.

UN RÉCEPTEUR DE LUXE

Le Magnétoïd SR4 secteur

Sous le titre « Un changeur de fréquence moderne », le Magnétoïd de notre rédacteur en chef, M. Berché, avait décrit, dans le n° 302, un appareil d'une formule originale et particulièrement séduisante que nous avons eu la curiosité de reprendre pour le traiter en alternatif.

Bien que nous ayons pu démontré la formule de cet appareil, les résultats nous ont plus que satisfait, ils nous ont causé une véritable surprise : surprise que nous sommes heureux d'apporter comme évidemment aux lecteurs de l'Antenne.

En considérant la qualité des éléments construits par A.C.E.R. qui entrent dans la composition de ce récepteur, nous avons été amenés à faire une comparaison avec un domaine étranger à la T.S.F., mais qui lui ressemble par plus d'un point : la construction automobile.

Les initiés savent que les constructeurs peuvent envisager deux solutions : ou bien réaliser d'après des solutions classiques des classes de rendement moyen ou parfaitement éprouvées, ou bien appliquer des formules nouvelles et chercher par tous les moyens à égaler le meilleur rendement. Il y a la solution Ford et la solution Bugatti. Il y a une formule commerciale et une formule de luxe.

Le récepteur que nous allons décrire participe nettement de la deuxième école et c'est pourquoi malgré son indéniable simplicité nous n'avons pas hésité à la qualifier de luxe.

Tiré d'une formule déterminée, un changeur de fréquence notamment, le maximum de rendement n'est pas une entreprise aussi aisée qu'on pourrait le penser, pour le constructeur de transformateurs moyenne fréquence tout au moins. Avec les lampes à grille-écran en particulier, il faut, si l'on veut vraiment bénéficier de leurs brillantes qualités, les utiliser conjointement avec des selfs ou des transformateurs ayant amélioré qui possèdent, par conséquent, un accord avec la plus rigoureuse précision, mais alors on aboutit trop souvent à des appareils instables et qui manquent de souplesse. Quand on a soi-même éprouvé ces difficultés, on n'en est que mieux placé pour apprécier la patience qu'il a fallu aux bons constructeurs pour établir un matériel de qualité égale aux magnétoïds A.C.E.R. qui nous ont servis dans cette réalisation.

L'appareil que nous allons décrire ne comporte en tout et pour tout que quatre étages, une bigrille échancrée de fréquence, une M.F. à grille-écran, une détectrice à condensateur shunté et une haute fréquence de puissance. C'est peu nous direz-vous. C'est plus que suffisant pour répondre à nos besoins. Ce récepteur possède à un degré supérieur les qualités que lui enverraient plus d'un récepteur à six lampes classiques de bonne qualité. Autrement dit, avec ces quatre lampes, il est possible sur cadre, suivant la formule consacrée, de recevoir toute l'Europe en haut-parleur.

Ces remarquables résultats sont dus à l'emploi d'un étage M.F. à grille-écran, à la qualité des transformateurs employés et aux brillantes caractéristiques des lampes à chauffage indirect.

Etude du schéma.

On peut, dans un schéma de principe, distinguer trois ordres

d'organes : le ou les systèmes d'accord et de liaison, les organes de commande et le système d'alimentation.

Organes d'accord et de liaison.

Dans le Magnétoïd SR 4 secteur, la liaison entre l'oscillatrice et la

ne comporte pas de prolongement pour encastre la lampe.


Le dispositif de détection est réalisé par un condensateur fixe de 0,01 micro et une résistance de 1 megohm.

La liaison de la détectrice à la lampe B.F. est classique. Elle est

provoquée avec le maximum de efficacité.

On sait que l'amplification donnée par une lampe à écran varie avec la tension appliquée à cet organe. Avec la plupart des lampes, on conseille d'adopter une tension de la moitié de la tension appliquée à la plaque; on est à peu près sûr d'obtenir ainsi un excellent degré d'amplification. Mais si l'on s'écarte de cette valeur, que se passe-t-il ?

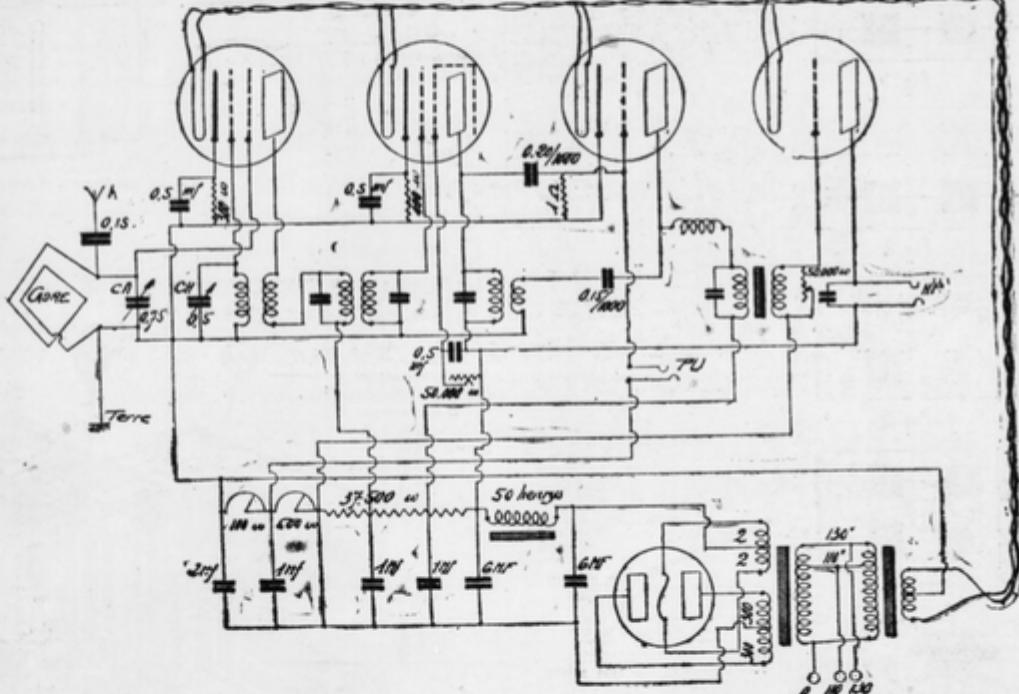Quand on augmente cette tension, l'amplification tend à diminuer et devient alors beaucoup plus souple que celle du rhéostat de chauffage, d'autreurs



lampes M.F., est assurée par un tesla classique par son schéma, deux circuits accordés individuellement, mais original par sa disposition.

En effet, au lieu de se présenter sous la forme habituelle d'un boîtier cylindrique, cet organe possède deux volets vers lesquels un magnétoïde d'automobile, d'où le nom qui lui a été donné. Le boîtier est en matière moulée, à faibles pertes. La face postérieure est établie en aluminium et forme écran, elle se prolonge par un rebord échancre qui encercle l'embase de la lampe M.F. à hauteur de la collerette habituelle de la grille-écran.

La liaison entre la lampe M.F. et la détectrice est assurée par une des deux accouplements. On sait que c'est une des meilleures formes d'emploi des lampes à grille-écran.

L'intérêt s'accroît ici du fait que le constructeur a prévu dans le boîtier un enroulement de réaction, destiné à être raccordé par un condensateur, à la plaque de la détectrice.

Ces deux enroulements sont conservés dans un boîtier magnétoïde identique à celui du tesla mais qui

assure par un transformateur de haute qualité. Une bobine de choc de 4.000 tours, est placée entre la plaque de la détectrice et le grille-écran. Ce transformateur assure un fonctionnement efficace de la réaction.

Il y a lieu de placer un condensateur variable de 31.000 en shunt sur le primaire du transformateur.

Aucun dispositif de filtrage avant le haut-parleur n'est prévu. Ceci dépend en effet des caractéristiques de cet organe, et il nous paraît tout aussi simple de l'adapter après coup, extérieurement au récepteur.

Le système d'oscillateur utilisé est particulier à A.C.E.R.

Il se compose de deux oscillateurs interchangeables, à haut rendement, munis sur un socle pourvu d'un commutateur Po-Go. Cette solution est extrêmement intéressante parce qu'elle permet, par exemple, d'échanger d'un des deux boîtiers de passer instantanément à une gamme différente, en ondes courtes notamment.

Les organes de commande.


Une grande simplicité extérieure est à la mode aujourd'hui. Elle est particulièrement frappante sur le magnétoïd SR 4 secteur.

Sur la face avant, en dehors des deux condensateurs variables et du commutateur des oscillateurs, nous trouvons juste deux boutons : la résistance de 50.000 ohms, qui commande l'amplification B.F., et un autre, de même valeur, qui détermine le potentiel des grilles-écrans.

En même temps que la résistance interne du circuit-plaque, le contact d'accord qui fait suite est amorti d'autant et la sélectivité s'améliore. Ainsi l'amplificateur perd sa sensibilité sur les stations éloignées, mais par contre il devient propre à recevoir les stations rap-

idutilisables en alternatif. Son efficacité est même tellement grande, qu'on peut se dispenser de retoucher le condensateur de réaction. C'est ainsi que, sur le magnétoïd SR 4 secteur, on peut contacter, comme nous l'avons fait, de mettre un condensateur fixe de

Montages MAGNÉTOÏD ACER

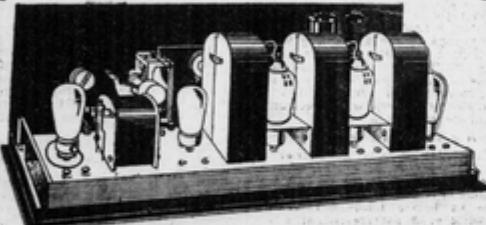

Remarquablement faciles à monter, les appareils utilisant des ELEMENTS "MAGNÉTOÏD" ACER (brevetés S.G.D.G.) sont inégalables comme FINI, MUSICALITE et RENDEMENT.

Notices et schémas franco sur demande aux Ateliers de Constructions Électriques de Rueil 4 ter Avenue du Chemin-de-fer, à RUEIL (S.-et-O.)

Agence générale en Belgique : L. THIELEMANS, 244, avenue de la Reine, BRUXELLES



Sur le secteur alternatif rien ne vaut les lampes TUNGSRAM



NOTICES, CATALOGUES ET TOUS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

2, rue de Lancry, PARIS
Téléph. Botanique 24-96 et 24-97
Pour la Belgique :
15, rue de Marché-aux-Pois, BRUXELLES

les nouvelles lampes
TUNGSRAM
au baryum métallique

de 0,16 à 0,30/1.000 entre la plaque de la détectrice et l'enroulement de réaction.

Voilà une grande simplification, n'est-il pas vrai ?

Polarisation des grilles.

Tes grilles des lampes amplificatrices et de la bigrille oscillatrice, doivent être normalement maintenues à une tension négative déterminée.

Avec les lampes à chauffage indirect on peut réaliser cette condition de deux façons.

On peut relier les cathodes au « point milieu » du circuit de

chauffage et les retours de grille à une tension de polarisation extérieure.

On peut aussi, et c'est plus élégant, polariser individuellement chaque lampe, en reliant la cathode au point milieu par l'intermédiaire d'une résistance appropriée. Les retours de grille se font alors directement à la prise « médiane ». C'est la solution que nous avons adoptée.

Dans le cas du SR. 4 secteur, grâce à la tension écran variable, ces résistances peuvent être fixes, sans aucun inconvenient. Nous

avons trouvé comme meilleures valeurs : 300 ohms pour la bigrille et 600 pour la lampe M.F.

Naturellement il faut shunter ces résistances par un condensateur pour assurer le passage des oscillations. 10-1.000 ohms de mif, seraient théoriquement suffisants, mais il semble préférable de pousser jusqu'à 0,10 ou 0,5 mif.

On ne peut évidemment pas recourir au même procédé pour la polarisation de la lampe B.F., qui est à chauffage direct. C'est donc au classique potentiomètre, placé entre le point milieu du transf de

chauffage et le moins de la haute tension, qu'en aura recours.

Bien que la détectrice soit à chauffage indirect, on utilisera le même procédé de polarisation dans le cas d'emploi d'un pick-up.

Deux potentiomètres, montés en série, l'un de 100 à 300 ohms, pour le pick-up, l'autre de 500 à 600 ohms, pour la B.F., assureront les tensions négatives voulues.

Alimentation.




Le dispositif d'alimentation est classique.

Le chauffage est assuré par un

Matériel pour la réalisation du « S.R.4. Secteur »

Pièces et fonctionnement garantie	
2 C.V. 0,5 et 0,75 ; 1 sec. ; 1 tens.	
1 self M.F.	400 ohm
1 Tr. B.F. 1 s. choc ; 2 tr. 5000 ohm	300
1 self filtre 8 résist. ; 14 condens. ; résistance et décal.	556 ohm
Total,	1.386 ohm

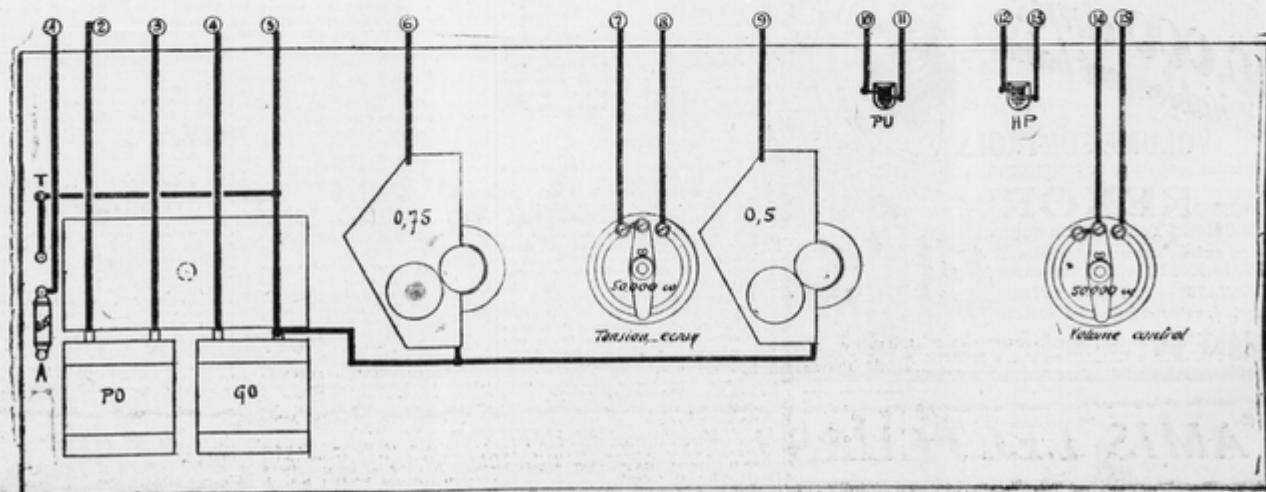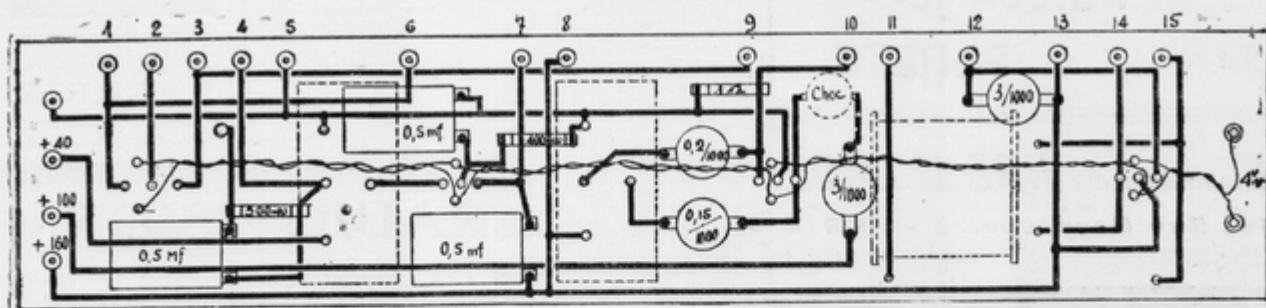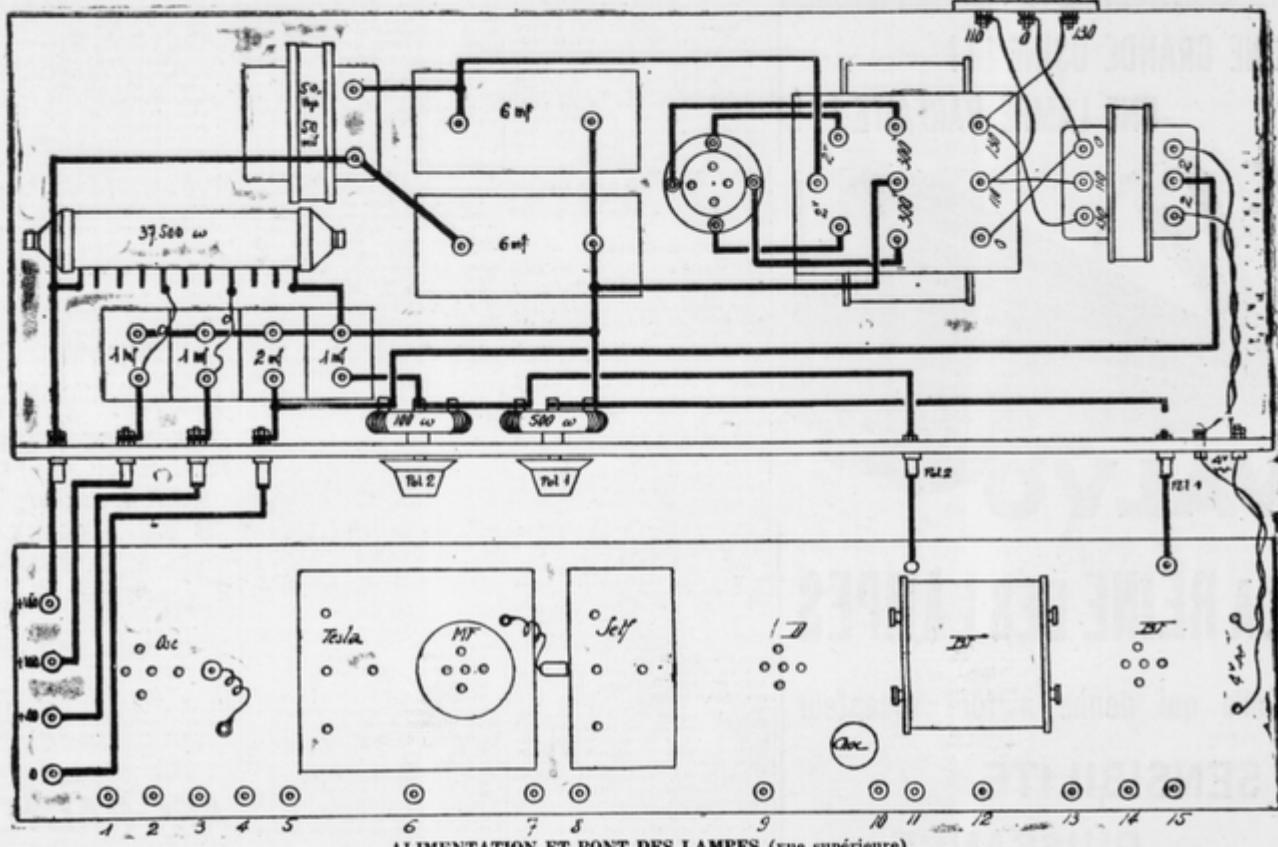Ce devis est communiqué par la Société ARC-RADIO
26, rue des Petits-Champs, Paris (2^e)



PONT DES LAMPES (vue inférieure) ET PANNEAU AVANT

transformateur, dont la secondeur a trois prises médianes, doit donner 4 volets pour les bobines de polarisation. La liaison au filiment est assurée par un câble blindé torsadé pour éviter tout effet d'induction.

La prise médiane est reliée au haut tension par l'intermédiaire des potentiomètres de polarisation. Elle est reliée également à une des bornes du cadre et à la borne terre, aux condensateurs d'accord, aux primaires des oscillateurs, au secondaire du testa, et à l'enroulement de réaction. Elle dessert également la cathode de la détectrice et la résistance de détection. Elle est enfin reliée aux cathodes de la bigrille et de la grille-écran pour l'intermédiaire de leurs résistances individuelles de polarisation.

La haute tension est assurée par un transformateur à deux secondaires donnant l'un 2+2 volts sous l'ampe, l'autre 250+250 ou 300+300 volts sous 50 à 75 millis.

Le filtre est constitué par une série de 50 henrys, environ, pour 5 à 7 millis, et deux condensateurs de 6 microfarads.

Il y a intérêt à doubler la valeur du condensateur de sortie. Ensuite, l'enroulement d'oscillation à haute tension d'un haut-potential électrique peut servir de filtre, pourvu que sa résistance ne dépasse pas 1500 ohms.

Pour assurer les tensions intermédiaires, nous avons utilisé une résistance Alter B7 universelle, à 10 prises, placée entre le + et le - haute tension. Cette disposition, qui assure un léger courant de fuite de 5 millis, est une assurance contre le claquage des condensateurs.

Avec les lampes employées, notamment une bigrille D.G. 4.100, et une détectrice A.G. 4.100, nous avons dissipé nos 2000 watts respectivement à la 5^e et à la 8^e borne en portant du + haute tension (côté 500 ohms sur la résistance B7).

Ces valeurs conviennent également à d'autres types de lampes.

Cependant, comme on a intérêt à pouvoir les changer, il est préférable d'établir les connexions en filet souple déterminées par une pince à crocodile qui facilite toute modification éventuelle.

La valve redresseuse doit pouvoir délivrer 60 à 75 millis avec une tension phasée alternative de 250 à 300 volts. Nous avons utilisé une U2 Gecovalve.

Réalisation.

Le montage se fait sur une planche de base mesurant 60 cm. de large, et 35 de profondeur, si on place l'alimentation derrière l'appareil, ou 20, si cette dernière est établie séparément.

Le panneau avant, en ébonite de 60 x 20, porte dans l'ordre les 4 bornes (antenne et cadre) ; les oscillateurs, le condensateur d'accord, la commande de tension-écran, le condensateur d'hétérodynie et la commande de volume.

Les bornes de pick-up et de haut-parleur sont placées en bas, vers la droite (vu de face).

Les connexions partant toutes en ligne droite réunissent dans l'ordre le panneau avant au pont support des lampes.

Ce pont support est constitué par une planchette d'ébonite de 56 cm. x 11.5 et 5 d'épaisseur environ.

Dans nos dessins, on aperçoit cette planchette respectivement de face et de dessous.

Dans la réalité, cette planchette est portée par une sorte de glissière en aluminium, qui la suréleve de 5 cm. mais l'a isolé tous les organes inférieurs.

À la surface de cette planchette, nous trouvons, à l'avant, les 15 bornes de connexion, destinées à la relier au panneau avant ; par derrière, les bornes de polarisation. À gauche, les bornes de haute tension ; à droite, les bornes de chauffage.

Ces bornes, ou douilles pour fiches bananes, sont reliées directement aux prises correspondantes de la base d'alimentation.

Si cette dernière est séparée, on utilisera obligatoirement deux câbles torsadés. Un de 6 fils pour les hautes tensions et les polarisations, l'autre de 2 fils pour le chauffage. Il faudra les tenir écartées l'une de l'autre, autant que possible.

À la surface de cette planchette apparaissent, en outre, les douilles de la bigrille et sa borne de cathode (cœut à 5 broches). Le magnétotéla (Tesla) et le support de la lampe MF (5 broches), le magnétotéla C, le support de la détectrice, le bobinage de choc, le transfo MF et le capteur de la lampe BF, ce support est également indiqué avec 5 broches, mais la borne médiane est ici réunie au + HT pour l'emploi éventuel d'une lampe de tension de grande puissance, du genre C43 ou F100 (1).

Le montage de la boîte d'alimentation est suffisamment clair, nous semblerait-il, pour se dispenser de commentaires. Il a été réalisé à l'espagnol avec du matériel Soi. Néanmoins, que sur le dessin, nous avons située la résistance derrière les condensateurs de shunt, c'est-à-dire de clarté, alors qu'en réalité, elle est placée au-dessus, ce qui restreint beaucoup la largeur qui n'atteint pas 12 cm.

Pour éviter les chocs d'induction, il y aurait lieu, mais ce n'est pas indispensable de séparer l'alimentation du récepteur, au moyen d'un cercle d'aluminium.

Nous l'avons dit, ils ont dépassé toutes nos espérances.

Il y a peu, presque 7 ans que nous avons créé nos premiers essais personnels sur alternatif. Malgré cela, les progrès accomplis depuis dans cette matière ne nous avaient pas assez satisfaits pour nous faire abandonner nos braves accus, qui nous avaient donné tant de joie pour si peu d'entretien.

C'est plus récemment, que l'acquisition d'un haut-parleur électro-dynamique, excité sous haute tension, nous a amené à faire définitivement bon ménage avec le secteur. De là à utiliser le chauffage indi-

rect, il n'y avait qu'un pas. Nous le franchissons sans regret. Cependant, l'intérêt de cette nouvelle méthode ne nous était sans doute jamais apparu aussi grand qu'avec l'appareil que nous venons de décrire.

Quand nous avons essayé pour la première fois notre S.R.4-Secteur, c'était un soir de grande agitation politique. On peut s'interroger sur l'avenir de la T.S.F. et aux choses de son pays. Nous avions donc hâte de connaître les résultats de la journée. Malheureusement, notre récepteur habituel était démonté, ayant cédé sa place au profit du nouveau. Mais celui-ci n'était pas encore prêt, une foule de fils valants tentaient à fixer, aussi est-ce d'une pince ferbile que nous serrions les connexions. Enfin, c'y est tout est mis à poste, en place, mettons les lampes en contact.

Alors, on voit les lampes rougir, le haut-parleur rompre, un grondissement, puis claire, puis une voix s'élève : « On nous communique de Paris... » et ce sont les nouvelles attendues.

Mais qui donc parle si fort ? alors que nous n'avons pas espéré le moindre réglage approximatif.

Voyons, tournons un peu l'hélice dynamo. Il sort de l'espagnol, puis du français. Mais c'est Alger... Voyons plus loin. Toute la nuit écrite sous une tonne d'ail, c'est un démenti du Mistral qui nous parle de grande province, « vive le Passant », Plus loin, c'est Bouen, bien distinct des P.T.T., Lancerberg, Daventry, Milan, Vienne, Budapest.

Mais c'est parfait, pas une hésitation, et je n'ai même pas eu à toucher à la fameuse commande de tension-écran.

J'ai arrêté l'audition sur Lancerberg. Le lendemain matin, vers 11 heures, j'ai rétabli le courant. Au bout des fatigues 30 secondes, nécessaires à l'échauffement des ébauches, j'ai entendu, puissamment, confondues sur l'hygiène des ouvertures, entraînées d'achèvement, du plus résonnant effet.

Le ciel était seraillé, le soleil brillait. C'était donc bien au plein jour. L'expérience avait lieu, en plein Paris, au 3^e étage d'un quartier où toutes les maisons en ont six. Hurrah pour l'alternatif.

Les lampes.

Ces essais ont été faits avec des lampes Tungsram.

Oscillatrice : DG 4.100 ;

Détectrice : AG 4.100 ;

BF puissance : P 560 (12 watts).

Nous avons personnellement eu assez d'ennuis avec d'autres bigrilles à chauffage indirect pour apprécier les qualités de la DG 4.100 Tungsram. La P 560 est une lampe particulièrement puissante.

Par la suite, nous avons essayé, avec un égal succès, en MF, D et BF, la série MSI, MHL4 et PX4 de Gecovalve, bien connue de nos lecteurs.

Faut d'autres échantillons disponibles, nous n'avons pas appris les qualités d'autres marques. Mais le S.R.4-Secteur est assez simple pour plier facilement à l'emploi de lampes présentant des caractéristiques analogues aux tubes mentionnés.

Antoine TAILLEZ

(1) Sur ce montage déjà puissant, une grille ordinaire ne serait convenir.

Pièces nécessaires à la réalisation du S.R.4 secteur récepteur

Panneau avant

1 panneau ébonite 600 x 200 x 6 ;
1 condensateur variable 0,75 ;
1 condensateur variable 0,5 ;
1 bloc oscillateur PO-GO ACER ;
2 résistances var. 50.000 ohms ;
2 jacks 2 lames ;
1 condensateur fixe 0,15/1000 ;
2 douilles 4 m/m ;
2 équerres.

Pont des lampes

1 support aluminium ;
1 planchette ébonite 560 x 115 x 4 ;
17 bornes 3 m/m ;
16 douilles de 4 m/m ;
16 douilles de 3 m/m ;
3 condensateurs 0,5 mf ;
1 condensateur 0,20 1000 ;
1 condensateur 0,15 1000 ;
2 condensateurs 3/1.000 ;
1 résistance fixe 300 ohms ;
1 résistance variable 500 ohms ;
1 résistance fixe 1 megohm ;
1 Tesla magnétotéla ACER ;
1 self MF magnétotéla C ACER ;
1 transformateur BF ACER ;
1 self de choc 4.000 tons ACER.

Alimentation

1 transformateur chauffage Src = 2 + 2 v. x 4 a. ;
1 transformateur tension plaque Src = 2 + 2 v. x 1 a. (300 x 300 x 0,075) ;
1 support de lampe ;
2 condensateurs 6 MF 750 à 1.000 volts ;
1 condensateur 2 MF 500 volts ;
3 condensateurs 1 MF ;
1 résistance Alter B7 10 prises 32.500 ohms ;
1 potentiel 100 à 200 ohms ;
1 potentiel 500 à 600 ohms ;
8 douilles 4 m/m.

RÉALISATION DU S.R.4. secteur

AVIS IMPORTANT

Les pièces nécessaires à la réalisation de ce montage sont livrées après contrôle technique par la Société ARC-RADIO

Pour éviter tout déboîtement, évitez également tout matériel de transport mécanique. Les pièces indiquées dans ce montage sont strictement conformes aux prescriptions de l'Auteur. En conséquence, nous vous donnons une garantie de bon fonctionnement et de réalisation non comparables aux articles de vente au détail de ARC-RADIO. Sans erreur de montage, nous vous livrerons gratuitement tout appareil qui ne donnerait pas les résultats indiqués dans l'article décrit.

Tous renseignements techniques gratuits. Demande sur demande à 9 Fr. 50

ARC-RADIO
94 RUE DES PETITS CHAMPS - PARIS

SURVOLTEUR-DEVOLTEUR "FERRIX"

régularise la Tension des Réseaux

RADIOVISION (Fin)

Conclusion

Une année s'est écoulée depuis notre premier article dans *L'Antenne* à ce sujet. Nous avons essayé, dans une série d'exposés objectifs, de présenter au lecteur la suite des principaux problèmes de cette science nouvelle avec la discussion sommaire des solutions possibles à l'heure actuelle.

Nous avons évité, à dessiner, de décrire le système d'ensemble d'un auteur particulier, et surtout nous avons laissé de côté, sauf quelques rares exceptions, ce qui concernait les dispositifs que nous avons créés personnellement. Nous n'avons pas voulu influencer a priori l'opinion d'un important du public qui lit *L'Antenne*. Seuls, les résultats comparatifs, dans les mois qui viennent, dans les comparaisons qui seront peut-être possibles entre différentes conceptions.

Toutefois, pour montrer que, malgré le silence, nous ne le cédeons pas en science, à la technique étrangère, nous pouvons indiquer, par exemple, dans ce problème fondamental du synchronisme, la régularisation de la télévision, que nous avons établi une solution contrôlée par radio, devant d'éminents savants, qui permet, après une syn-

chronisation et une mise en phase automatiques, d'assurer la constante à 1/10.000 de seconde, indépendamment de la durée de la rotation des micros-récepteurs, la position de l'image n'étant pas influencée ni par la variation du courant reçu, ni par la modulation de télévision, le signal de synchronisation parvenant cependant par voie photo-électrique et hertzienne sur la même longueur d'onde que la télévision, et ne prenant ni énergie ni temps, appréciabilisant au poste émetteur.

Ce sont des solutions aussi complètes que nous préparons pour chacun des problèmes soulevés. On a parlé de tous côtés des limites déjà atteintes, de plafond impossible à dépasser avec la technique actuelle, et nous avons eu aussi une telle opinion. Aujourd'hui nous ne l'avons plus.

Mais ceci nous prend du temps et ceux qui ont eu la patience de nous suivre depuis un an se demandent peut-être, avec quelque inquiétude, où nous les conduisons. Encore un peu de patience et le beau paysage qui apparaît un jour sur leur récepteur leur prouvera que cette attente n'était pas de temps perdu.

R. BARTHELEMY,
Ing. E.S.E.

UNE GRANDE USINE !!! UNE LAMPE PARFAITE !!!



LA REINE DES LAMPES

Celle qui donne à tout récepteur
SENSIBILITÉ
PIUSSANCE
PURETÉ

Etablissements **RADIO ERBÉ**
14, Rue Beaurepaire - PARIS

(Tél. BOTZARIS 44-79)

50.000 ohms
véritablement bobinés
VOLUME CONTROLS

la variation progressive de 0 à 50.000 ohms

système **REXOR**

LE MEILLEUR CONNU A CE JOUR


Toutes autres valeurs ohmiques :

5.000, 10.000, 15.000, 30.000 ohms

RHEOSTATS - POTENTIOMÈTRES

En vente dans toutes les bonnes maisons

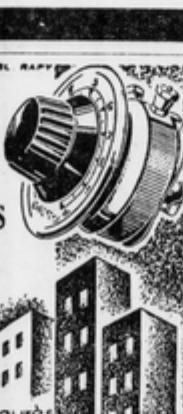GIRESS. 40, boul. Jean-Jaurès
CLICHY - (Seine)



AMIS LECTEURS !

Vous aimez L'ANTENNE ? Envoyez-nous les adresses des personnes que vous jugez susceptibles d'être intéressées par votre journal favori.



Toutes Maisons de T. S. F. et
RADIO-J.-D. SAINT-CLOUD (SEINE)

ment, on emploie peu le supradyn sur antenne, car c'est l'antenne qui nous a donné, et de loin, les meilleurs résultats. Cette antenne peut, d'ailleurs, être constituée tout simplement, lorsque l'amplificateur MP est très sensible, par un fil de quelques mètres tenu sans précautions spéciales, ou une masse métallique quelconque assujettie à la même condition d'épaisseur peu près isolée du sol. Il sera de sols d'ailleurs, que les résultats seront d'autant meilleurs que l'antenne sera plus dégagée et mieux isolée. Les amateurs d'ondes courtes seront peut-être surpris du peu de soins nécessaires à l'installation de cette antenne : il ne faut pas oublier, cependant, que l'amplification dans un changeur de fréquence est localisée presque uniquement dans les étages moyen-ne fréquence : toute la bigrille peut présenter des différences de rendement pour les diverses longueurs d'onde. Or, avec le montage utilisé, les oscillations captées sont appliquées directement sur la plaque de la bigrille, réalisant ainsi une modulation plaque pour laquelle n'interviennent pas les autres éléments de la lampe. La forte amplification moyenne fréquence permet d'obtenir des satisfactions avec des oscillations incidentes très faibles.

Un autre avantage de la réception sur aérien périodique, résidé dans ce fait que seul le réglage d'hétérodynie est maintenu, ce qui facilite singulièrement le maniement du récepteur, le rendant même plus simple que celui d'un Schenck. Ceci n'est pas un mince avantage, car il suffit d'avoir recherché une fois des émissions sur ondes courtes pour savoir combien les réglages sont politiques et faciles.

Si, au contraire, on veut accorder le circuit de l'antenne en courant continu aux bornes « cadre » une soit de 3 en 4 spires en gros fil, bobinées « sur air », et couplées avec une seule spire intercalée dans le circuit d'antenne. Ce couplage étant fixé une fois pour toutes, le changement de gamme des longueurs d'onde peut s'effectuer automatiquement d'une manière très simple par l'emploi d'un commutateur à 10 lampes et trois positions : 4 lampes effectuant le changement de bobinage, 4 lampes connectant le cadre PO et GO, et deux lampes mettant en circuit la seule onde courtes. Tout autre dispositif de commutation peut d'ailleurs être employé, la seule condition à remplir est l'élimination au maximum des capacités et couplages parasites en ondes courtes.

C'est incontestablement le mode de montage de l'antenne qui donne les meilleures résultats ; cependant, le réglage est assez délicat, surtout lors des essais d'accord. Il est très commode, au début, de réaliser le montage en périodique, de faire repérer les diverses longueurs d'onde sur le condensateur d'hétérodynie, qui est alors seul variable. Une fois ces points fixés, on trouve

par l'évolution des réglages des dernières fréquences au cours de ces dernières années : au début, le réglage standard était 5.500 mètres, certains fabricants montant même à 7.000 mètres ; aujourd'hui, presque tous les transformateurs sont établis sur 3.000 mètres ; ceux proposés par un trouvent une différence entre la fréquence de l'onde incidente et celle d'hétérodynie sans toutefois faire traverser la bigrille dans deux régions où elle présente des différences de rendement sensibles. Pour conserver les mêmes proportions, il faudrait que les moyennes fréquences d'un supradyn méritent vraiment le nom d'ondes courtes fussent réglées sur 300 ou 400 mètres ; mais ce poste ne conviendrait plus, sans modifications profondes, pour les ondes ordinaires. Tous ceux que l'on peut demander à un changeur de fréquence comme celui que nous décrivons, c'est de pouvoir, le cas échéant, descendre très en dessous de sa bande normale de fonctionnement, et de donner des réceptions acceptables dans ces conditions anormales. Il n'y a pas d'illusion à avoir à ce sujet : on n'obtiendra jamais le rendement d'un Schenck bien construit et relié à une bonne antenne. Cependant, que les amateurs de radioamateurisme, si il est fort intéressant pour eux, aussi pour le poste, explorer occasionnellement la gamme 25-65 mètres, même si on n'a pas le rendement correspondant normalement aux 5 ou 6 lampes du poste.

Cette mise au point préliminaire et indispensable étant faite, nous passons au détail du poste. Le schéma général est donné figure 1. On remarque le montage particulier de l'étage changeur de fréquence : le condensateur C qui, ordinairement, se trouve entre les bornes du primaire du Tesla, est ici connecté entre les deux bobines de l'oscillatrice, relais respectivement au + ou - 4 et au + 6. Les bigrilles employées ont été une B 43, une R 3 M, une MX 89 et une Philips 441 N ; nous avons constaté qu'il était nécessaire de faire le retour de grille au + filaire pour la R 43 ; pour les autres types de lampes, le retour était fait au - filaire. Avec l'oscillatrice employée, la gamme 300-2.000 et 25-50 était couverte sans troublées et la bigrille oscillait énergiquement sur les plus hautes fréquences.

Le Tesla et les transformateurs moyenne fréquence sont bobinés en fil relativement gros, réduisant l'amortissement au minimum. Le Tesla est formé de deux bobines en nids d'abeilles de petit diamètre fixées sur un mince tube isolant et à l'écartement voulu pour assurer un couple optimum, donnant une grande sélectivité.

Les transistors moyenne fréquence sont du type à bobinages concentriques, disposition adoptée depuis plusieurs années par de grandes marques étrangères, et encore peu répandue en France. On réalise

Un changeur de fréquence toutes ondes (25-2.000 mètres)

Dans le numéro 369 de L'Antenne, nous avons décrit sommairement un bloc oscillateur permettant à tout changeur de fréquence la réception des ondes courtes, jusqu'à 25 mètres. Nous avons indiqué quelques-uns des avantages que présente l'emploi de cette oscillatrice. Aujourd'hui, nous nous proposons de donner la réalisation d'un changeur de fréquence équipé avec ce bloc oscillateur et les résultats que nous

oscillatrice, 2 moyennes fréquences, une détectrice et une basse fréquence tritrigille. La partie la plus originale est naturellement l'étage changeur de fréquence.

Hélas ! nous que le bloc oscillateur comporte trois groupes de deux bobines correspondant respectivement aux grandes ondes, aux petites et aux ondes courtes, et nous connectons en série. Le passage d'une gamme à une autre se fait très simplement en court-circuitant les encrochements non utilisés. Pour les gammes PO et GO, le montage est analogue à celui des changeurs de fréquence ordinaires. Pour les ondes courtes, trois variantes sont possibles suivant que l'on utilise la borne spéciale prévue pour l'emploi d'un aérien périodique, ou suivant, au contraire, que l'on accorde le circuit d'antenne. Nous disons à ce sujet :

avons obtenu. A vrai dire, ce n'est pas un supradyn que nous avons expérimenté, mais deux, car nous avons monté l'oscillatrice suivant le schéma ordinaire, puis avec une lampe séparée ; dans les deux cas, les résultats ont été très bons.

Schéma du montage

Nous donnons d'abord le montage avec une bigrille seule. Le montage comporte 5 lampes : une bigrille

et deux condensateurs de 10 microfarads. Pour les gammes PO et GO, le montage est analogue à celui des changeurs de fréquence ordinaires. Pour les ondes courtes, trois variantes sont possibles suivant que l'on utilise la borne spéciale prévue pour l'emploi d'un aérien périodique, ou suivant, au contraire, que l'on accorde le circuit d'antenne. Nous disons à ce sujet :

avons obtenu. A vrai dire, ce n'est pas un supradyn que nous avons expérimenté, mais deux, car nous avons monté l'oscillatrice suivant le schéma ordinaire, puis avec une lampe séparée ; dans les deux cas, les résultats ont été très bons.

Schéma du montage

Nous donnons d'abord le montage avec une bigrille seule. Le montage comporte 5 lampes : une bigrille

et deux condensateurs de 10 microfarads. Pour les gammes PO et GO, le montage est analogue à celui des changeurs de fréquence ordinaires. Pour les ondes courtes, trois variantes sont possibles suivant que l'on utilise la borne spéciale prévue pour l'emploi d'un aérien périodique, ou suivant, au contraire, que l'on accorde le circuit d'antenne. Nous disons à ce sujet :

LE MAGNETODYNAMIQUE

Marque déposée

GARANTI D'ORIGINE AMÉRICAINE

DOIT ÉQUIPER VOTRE POSTE

Il est sans égal

Gros: Ets SIDI-LEON, 86, r. de Grenelle, Paris. Tél.: Lit. 73-59

avons obtenu. A vrai dire, ce n'est pas un supradyn que nous avons expérimenté, mais deux, car nous avons monté l'oscillatrice suivant le schéma ordinaire, puis avec une lampe séparée ; dans les deux cas, les résultats ont été très bons.

Schéma du montage

Nous donnons d'abord le montage avec une bigrille seule. Le montage comporte 5 lampes : une bigrille

et deux condensateurs de 10 microfarads. Pour les gammes PO et GO, le montage est analogue à celui des changeurs de fréquence ordinaires. Pour les ondes courtes, trois variantes sont possibles suivant que l'on utilise la borne spéciale prévue pour l'emploi d'un aérien périodique, ou suivant, au contraire, que l'on accorde le circuit d'antenne. Nous disons à ce sujet :

avons obtenu. A vrai dire, ce n'est pas un supradyn que nous avons expérimenté, mais deux, car nous avons monté l'oscillatrice suivant le schéma ordinaire, puis avec une lampe séparée ; dans les deux cas, les résultats ont été très bons.

Schéma du montage

Nous donnons d'abord le montage avec une bigrille seule. Le montage comporte 5 lampes : une bigrille

et deux condensateurs de 10 microfarads. Pour les gammes PO et GO, le montage est analogue à celui des changeurs de fréquence ordinaires. Pour les ondes courtes, trois variantes sont possibles suivant que l'on utilise la borne spéciale prévue pour l'emploi d'un aérien périodique, ou suivant, au contraire, que l'on accorde le circuit d'antenne. Nous disons à ce sujet :

avons obtenu. A vrai dire, ce n'est pas un supradyn que nous avons expérimenté, mais deux, car nous avons monté l'oscillatrice suivant le schéma ordinaire, puis avec une lampe séparée ; dans les deux cas, les résultats ont été très bons.

Schéma du montage

Nous donnons d'abord le montage avec une bigrille seule. Le montage comporte 5 lampes : une bigrille

et deux condensateurs de 10 microfarads. Pour les gammes PO et GO, le montage est analogue à celui des changeurs de fréquence ordinaires. Pour les ondes courtes, trois variantes sont possibles suivant que l'on utilise la borne spéciale prévue pour l'emploi d'un aérien périodique, ou suivant, au contraire, que l'on accorde le circuit d'antenne. Nous disons à ce sujet :

avons obtenu. A vrai dire, ce n'est pas un supradyn que nous avons expérimenté, mais deux, car nous avons monté l'oscillatrice suivant le schéma ordinaire, puis avec une lampe séparée ; dans les deux cas, les résultats ont été très bons.

Schéma du montage

Nous donnons d'abord le montage avec une bigrille seule. Le montage comporte 5 lampes : une bigrille

et deux condensateurs de 10 microfarads. Pour les gammes PO et GO, le montage est analogue à celui des changeurs de fréquence ordinaires. Pour les ondes courtes, trois variantes sont possibles suivant que l'on utilise la borne spéciale prévue pour l'emploi d'un aérien périodique, ou suivant, au contraire, que l'on accorde le circuit d'antenne. Nous disons à ce sujet :

avons obtenu. A vrai dire, ce n'est pas un supradyn que nous avons expérimenté, mais deux, car nous avons monté l'oscillatrice suivant le schéma ordinaire, puis avec une lampe séparée ; dans les deux cas, les résultats ont été très bons.

Schéma du montage

Nous donnons d'abord le montage avec une bigrille seule. Le montage comporte 5 lampes : une bigrille

et deux condensateurs de 10 microfarads. Pour les gammes PO et GO, le montage est analogue à celui des changeurs de fréquence ordinaires. Pour les ondes courtes, trois variantes sont possibles suivant que l'on utilise la borne spéciale prévue pour l'emploi d'un aérien

parfaitement au but que l'on s'était proposé.

Nous avons expérimenté ensuite un montage analogue, mais avec une oscillatrice séparée et une seule lampe à grille, cernée en moyenne fréquence. La sensibilité n'a pas été très grande, mais la suppression l'est tout à fait par suite de la suppression presque totale du bruit de fond. C'est là, en effet, une des particularités du montage à oscillatrice séparée à laquelle s'ajoute, quelquefois, la suppression des bâtuages de la bâtrise. A vrai dire, nous n'avons pu vérifier cette dernière propriété, car nous n'avions pas en le moindre blocage avec le montage ordinaire. Nous ne sommes donc pas qualifiés pour recommander ce montage aux amateurs qui utilisent des émetteurs avec lampes bipolaires, nous les recommandons tout particulièrement à ceux qui prennent bruit de fond excessif : si ça va qu'en défaut, c'est d'exiger une lampe supplémentaire, mais la qualité de la réception va bien dans cette dépense, car il ne s'agit que d'une lampe ordinaire (prix standard). Le montage est alors donné, ce qui concerne la partie changeuse de fréquence, par le schéma de la figure (2). On voit qu'il n'est


pas très indiqué de fonctionner en aperiodique, puisque l'oscillatrice n'est en relation avec la moyenne fréquence que par l'intermédiaire de la bâtrise.

Pour faciliter la mise au point et le réglage d'un tel poste, nous ne croyons pas inutile de rappeler que les postes sur ondes courtes n'étant assurés que sur une fraction de degré, les condensateurs doivent être munis d'une excellente démultiplication, sans aucun jeu, et doivent être manœuvrées très aisément.

Si l'alimentation du poste est assurée par des piles, il est indispensable de faire varier la tension par un condensateur fixe de 2 microfarads au moins, placé aussi près du poste que possible.

A tous les possesseurs de chaygues de fréquence qui désirent faire un peu des ondes courtes sans faire de frais notables, nous recommandons ce montage. Il présente comme le Hartley, l'avantage de n'exiger aucune modification au poste déjà équipé d'une oscillatrice ordinaire P.O.G.O. : il n'y a qu'à remplacer cette oscillatrice par un bloc P.O.G.O.

JEAN BARBE

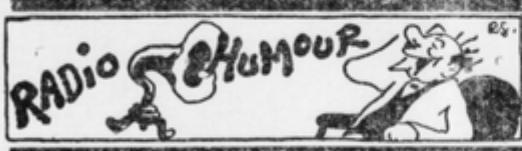

MON TRAIN D'ONDES

Les jours sans boire (Radiovisions prophétiques)

(La scène représente des individus aussi qui parlent. Au fond, la tête dans ses mains, un individu qui ne parle pas.)

Premier parteur. — Nous voici presque à l'an de grâce 2001. Dans vingt-cinq minutes, il sera minuit tapant ! (Il rit.)

Deuxième parteur. — Ça nous fait une belle jambie, si l'ose exprimer ! (Il rit.)

Troisième parteur. — Messieurs ! De grâce ! C'est contagieux... (Malgré d'héroïques efforts, il bâille à son tour.) Ahahah... Je... Ahahah... Je suis l'arrière-petit-fils de l'Illustre Philippe de Saint-Mégommie, qui se maria légitimement sur le tard et eut un fils, Philippe II de Saint-Mégommie, qui a eu un fils... (Il rit.)

Quatrième parteur. — Connaissez-vous ? Moi je suis l'arrière-petit-neveu de l'incommensurable A. Gréci, qui n'eut point l'os de convoler pour avoir des neveux, et laissa à son frère R. Gréci le soin de lui en donner, si l'ose dire... Je suis, en somme, D. Gréci ! (Il hoche la tête, comme avec résignation.)

Deuxième et troisième parteurs (ensemble, en hochant la tête, d'une voix monocorde.)

Ces ça qui vous faisait un min' déces que vous aviez ce soir, quand vous êtes vers nous... (Il rit vers nous.)

Deuxième parteur (seul). — Ces coincidences sont bizarrez... Etant moi-même le petit-fils du grand, de l'unique Arthur de Beauchêne, je... (Il rit.)

Les deux autres. — Silence ! L'individu qui ne parle pas va prendre la parole...!

L'individu qui ne parle pas (d'une voix normale). — Je prends exceptionnellement la parole... (Il se tait.)

Tous. — Parlez !

L'individu qui ne parle pas. — C'est bien sûr vous faire plaisir ! Je suis l'arrière-grand-père de P.S., autrement dit Paradox, maître des Recherches et Protecteur de la Tradition Saint-Mégommienne. Mon petit-fils vivait il y a 20 ans et fut illustré, à l'instar de vos aieux. (Il met son chapeau sur sa tête en signe de révération, l'y enfonce fermement, en tenant la tête bien haute pour montrer son respect.) Dans notre mystérieuse famille, tout se fait à rebours et d'une façon paradoxalement, comme notre nom l'indique. Alors laissez-moi me recueillir, penser un instant à la intensité à mon arrière-petit-fils Paradox, l'homme qui veillait toujours et n'a même pas trouvé à sa mort le repos ineffable puisque son décès eut lieu bêta ! à la suite d'une indigestion de caféine qui, je le présume, le maintiendra éveillé pour l'Eternité... (Il se recueille et pense avec intensité.)

Tous autres. — Respectons son silence !... (Ils respectent son silence en jouant bruyamment à la main chaude.)

P. aulot (Il retire son chapeau, l'pose sur son siège et s'asseoit

dessus). — Dans le but de nous distraire, je vous invite cordialement à faire avec moi, en cette nuit ultime de l'an de grâce 2000, une revue scientifique en plusieurs tableaux. Si vous voulez, j'en serai l'opérateur... Vous connaissez les procédés actuels du Théâtre magique. Ils sont à la stade de leur application dans la T.S.F., comme de juste et de bon entendu. L'opérateur, par une légère concentration de volonté qui se fait, avec un peu de pratique, sans aucune fatigue, émet des radiations cérébrales en blanc, qui sont captées par l'antenne de notre millimètre et amplifiées en H.F. par le Superphénodyne à 66 lampes, que voici... Ces radiations, dont la nature est modifiée par un transformateur spécial, sont ré-émises par l'appareil à une antenne démodifiée, et captées corrélativement par chacun des assistants moyennant un phénomène inconscient. En interférant avec les vibrations neutres propres à chaque individu, elle créent, après détection dans le conscient, des exactions sensorielles de nature à plaire toujours à chacun, par suite d'un synchronisme de rythme supérieur qui se produit au sein des circonvolutions. Il en est un peu de ce comme de la fumée de l'opium, produit antique qui nos aînés utilisaient directement, peut-être, aux époques barbares, pour se créer des rêves artificiels...


— Captées par vous, ô petits-fils de Saint-Mégommie, mes radiations démodifiées déclenchent, suivant le rythme momentané de vos pulsations cérébrales et déclenchent par exemple une suite ininterrompue d'hallucinations telles qu'elles vous permettront d'assister mentalement à la représentation de l'opéra Faust, déüst mais toujours beau... Chez vous, ô Beauchêne, elles feront défilé la succession complète des sketches magiques d'une Revue à grand spectacle, dont les costumes seuls, à notre connaissance, de maladise intégrale, 11 ou 29 milliards de francs-toujours-stabilisés. Il faut dire que, sur nos scènes légères artistiques, les dansances, les lumières sont complètement habilez, inexorablement recoveries de vêtements épais qui commencent tôt et finissent tard... Les abonnés, les spectateurs l'exigent ainsi et trouvent... hum ! parait-il, à leur contemplation, des plaisirs délicats et infinis. Mais laissez ces aberrations publiques, qui sont essentiellement le contre-pied de celles de nos aînés, et autres appétits tenus à l'étoile... Quoi qu'il en soit, les spectacles fournis par le Superphénodyne à 66 lampes sont infinitésimement plus variés que le théâtre de l'époque héroïque — 1930 par exemple — où tout le monde devait aller, en personne, en se croissant, en se pressant pour assister à un spectacle unique, qui avait des chances de n'être pas du goût de tous... Et, si vous voulez m'en croire... (Il se branche entre les deux lampes du Superphénodyne à 66 lampes) et va tourner un codran, lorsque D. Gréci se lève et lui arrache l'engin.

D. Gréci. — Pas de ça, hein ! Je suis fatigué du Spectacle-vision ! Saint-Mégommie junior. — Mol,

C'EST À L'ÉCOUTE que les haut-parleurs "ORTHO-DYNAMIQUE"

BRUNET

font leur publicité !

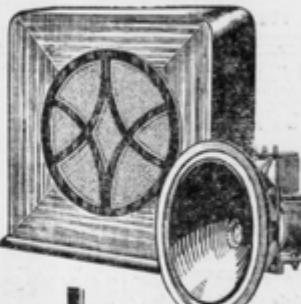

VOUS POUVEZ ESSAYER
UN "ORTHO-DYNAMIQUE"

BRUNET

CHEZ N'IMPORTE QUEL
BON MARCHAND
D'APPAREILS DE T.S.F.

NOTICE ET TOUS
RENSEIGNEMENTS
ÉTABLIS BRUNET
5, RUE SEXTIUS-MICHEL
PARIS (XV^e)

ER-67

VISSEAUX RADIO



Construction précise
"à la française"

A NOS LECTEURS DE BELGIQUE

Toutes les demandes de renseignements techniques doivent être adressées aux Publications et Editions Françaises de T.S.F. et Radiovision, 53, rue Réaumur, Paris. Joindre timbres français de 1 fr. 50 ou un coupon réponse international.

CHEMINS DE FER DE L'ETAT

Paris-Montparnasse-Nantes
en 5 h. 12

Départ de Paris-Montparnasse : 18 h. 30
Arrivée à Nantes-Etat à 23 h. 20
Départ de Nantes-Etat à 5 h. 45
Arrivée à Paris-Montparnasse à 11 h. 30

Foillets directs, 1^{re}, 2^{me}, 3^{me} classes
Wagon-Restaurant

Le BGP-Secteur s'alimente
avec le
BLOC BGP

ASTRA
FRANCE
Voir description du Bloc
dans l'*"Antenne"* n° 377
Vendu monté ou en pièces détachées
NOTICE SUR DEMANDE
Etablissements ASTRA
51, rue de Lille, Paris (7^e)

PARTOUT... TOUJOURS...
L'Allumoir électrique

PIVAL

donne du feu

PRIX : depuis..... 15 fr.

Documentation sur demande
PIVAL - S.A. - TULLE



EN 30 MINUTES !
VOUS POUVEZ MONTER UN APPAREIL
TENSION-PLAQUE
EN UTILISANT LES GROUPES DE
TRANSFORMATEURS D'ALIMENTATION
"CROIX"

groupes 1 et 2
groupes 3 et 4
groupes 5 et 6
groupes 499 et 500

AMIS LECTEURS !

Vous aimez L'ANTENNE ? Envoyez-nous les adresses des personnes que vous jugez susceptibles d'être intéressées par votre journal favori.

TRANSFORMATEUR B.F.

type A



Ses qualités
ont fait sa
réputation.


Rapports 1/2 1/5
Prix : 27,50 28,50

PIVAL — TULLE — Corrèze

A SAISIR Occasion unique, cause d'une défaillance dans un haut-parleur CELESTINE type C 15, comme neuf, valeur 1.990, côte 500 ; 1 haut-parleur SEDUCTION garanti, valeur 500, côte 250. Visible à l'Antenne.



l'Oscillatrice Toutes Ondes

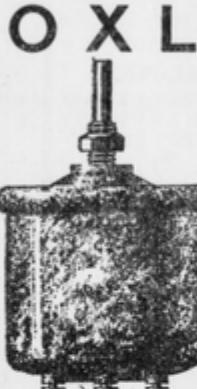

Envoi par courrier recommandé le meilleur du marché pour donner à l'O.U.T.E.R avec le circuit d'accord A XI la possibilité de supprimer le code électrostatique et envoi par courrier.

Le circuit d'accord A XI se place immédiatement dans le circuit d'accord à l'extérieur ; il permet de recevoir sur toute antenne longue ou courte et même sans antenne.

SA communication en petites ondes et grandes ondes est assurée automatiquement par l'oscillatrice

O X L
Oscillatrice OXL 50 fr.
Circuit d'accord A XI 50 fr.

EN VENTE PARTOUT :

N'oubliez pas qu'A.C.R.M. prépare de nouveaux montages. Tous nos montages sont à leur échelle et sans modification sur secteur alternatif. Quel que soit votre montage, il peut être modernisé en ce sens. Nous vous invitons à nous consulter pour éviter tous déboires et éviter tout déterioration du temps et de l'électricité, etc.

A.C.R.M.
35, rue Marcellin-Berthelot, 35
MONTROUGE (Seine).

Belgique :
J. Dubois, 69, rue Ambiorix. Liège
Hôtels-sous de réclame les plages
supermodulaires 12 et 12 bis.



CHEMINS DE FER DE L'ETAT

Voitures directes
PARIS - DEAUVILLE
pendant la saison d'hiver

Pendant toute la saison d'hiver et chaque jour, des voitures directes 1^e et 2^e classes, évitant les changements et arrêts, sont mises en service par les Chemins de fer de l'Etat.

Départ de Paris-Saint-Lazare : 12h.20, 12h.30 et 20h. — Arrivée à Trouville-Deauville : 12h.14, 12h.15 et 20h.55.

Départ de Trouville-Deauville : 12h.45 et 13h. — Arrivée à Paris-Saint-Lazare : 12h.57, 12h.43 et 20h.55.

Enfin, comment dirai-je ? Plein des aus, mais, non !

Beuchémat junior. — Nous avons marre du modernisme, que j'dis, moi !!!

Px. (souffre abstrait). — C'est vrai ! Toutes ces inventions modernes sont... Ah ! Oui, c'est le bon vieux temps ! Ce bon vieux temps où j'avais vraiment dit que nous n'avions jamais connu, puisque nous sommes tous quatre nés à une époque où déjà les véhicules, grâce à un appareil spécial basé sur un frein à répulsions magnétiques, ne causaient même plus d'accidents sur les grands boulevards ! Où est le bon vieux temps ? (Il hochait tristement la tête et regardait les temps révolus.)

Saint-Mégonne. — Au lieu de créer artificiellement en nous des visions étranges par des procédés ultra-scientifiques, faisons donc ce qu'il faut pour nous : une Revue de fin d'année en causant familièrement du temps passé !

D. Gréatif. — Cauchis familièrement ! Établissons un parallèle... **Beuchémat junior.** — C'est volonté ! En effet, ce calme de l'oscillateur transformé de radiations-diffusions-interplanétaires nous apporte, par T.S.F., la chaleur de Mercure, plus proche que nous du Soleil, en échange de quelques messages concernant la politique intérieure terrienne, qui a le don d'intéresser si prodigieusement les Mercuriens, gens fort curieux.

D. Gréatif. — Et fort arrêtés, car d'une part ils bien entendent, inventé la T.S.F., ils n'avaient, d'autre part, jamais eu l'idée de se faire des pelisses en briques émaillées pour se garantir contre les froids du soleil, là où nous leur avons soumis par T.S.F. Ils n'avaient en tout resté infinitésimement recommandants, car ce sont des gens de bonne compagnie...

Saint-Mégonne. — Un peu distantes, peut-être... **C. Gréatif.** — On dit qu'un Mercure, un nommé Brickeller, a stocké la Terre Glaise de Mercure, si Rose dite, et a réalisée en un rien de temps une forêt colossale... **Saint-Mégonne.** — Où en est la guerre avec la Planète Mars ? **Beuchémat.** — Nous préparons une offensive pour le printemps. L'ennemi ne sera guère qu'à 56 millions de kilomètres. Nos obus visibles à vitesse initiale de 60 km. à la seconde, accélérée par T.S.F., auront beau jeu.

D. Gréatif. — Les leurs aussi ! Heureusement que dans notre école de nos connaissances scientifiques... **Beuchémat (comptant).** — Elles sont infinités. Nous pouvons déchiffrer parfaitement qu'il ne reste, à nos yeux, plus rien à inventer, ni à améliorer, ni à découvrir, ni même à retrouver, surtout depuis que l'Atlantide a reparé un beau matin. Tout se fait par T.S.F... **Px.** (interlocuteurs avec une certaine fierté). — Je répète, messieurs, qu'il ne reste plus rien à inventer... De nos jours, on goutte même le rhume de cervée. En cinq sec ! **Px.** — Ce qui fait que, savants ou non, nous nous emblots prodigieusement !

Tous (hochant tristement la tête). — Nous nous embots, en effet, prodigieusement ! **Beuchémat.** — Quand je pense à notre époque, si l'on veut déchiffrer parfaitement qu'il ne reste, à nos yeux, plus rien à inventer, ni à améliorer, ni à découvrir, ni même à retrouver, surtout depuis que l'Atlantide a reparé un beau matin. Tout se fait par T.S.F... **Px.** (interlocuteurs avec une certaine fierté). — Je répète, messieurs, qu'il ne reste plus rien à inventer... De nos jours, le jour même où le savant Lysal est revenu de son premier voyage dans la Lune, sur un vingtaine de bouteilles en un mois ou deux. Je tenais à bien m'assurer... A m'assurer réellement qu'aucun danger... (Il bâfouille.)

Px. (il tire un mètre pliant de sa poche). — Et prenons les mesures propres à nous éviter la Super-Néasthémie, seule maladie qui, à notre époque, nous guette comme un fauve !

D. Gréatif. (hausse les épaules avec dédain). — Les fauves ! Vous oubliez qu'ils ont tous été volatilisés collectivement à distance par T.S.F., il y a de ça une quarantaine d'années, le jour même où le savant Lysal est revenu de son premier voyage dans la Lune, sur un vingtaine de bouteilles en un mois ou deux. Je tenais à bien m'assurer... A m'assurer réellement qu'aucun danger... (Il bâfouille.)

Px. (trifant un second verre). — Je constate que nous nous emblots prodigieusement... (Il bâfouille.)

Saint-Mégonne. — Hélas ! las ! Tout est inventé ! On s'ennuie affroyablement...

D. Gréatif. — N'en parlez pas ! Mais nous sommes bien un peu responsables de l'ultra-diffusion de la T.S.F. de par le monde, puisque nos aieux, d'après les documents réunis par l'arrière-petit-fils d'un fauk du Bébourchistan, nommé Thézore, ou Yassor, avaient fondé, non sans retentissement, un club de T.S.F. où l'on a contribué à普及 la vulgarisation de cette science, et où, paraît-il, l'on buvait frais !

Beuchémat (cordial). — Que signifie l'expression : boire frais qui, pour moi, est inintelligible ? Il devrait signifier qu'il ne reste plus aux époques reculées, absorber du liquide sous sa forme brute ! Et que viens faire là-dedans la fraîcheur, notion purement comparative de température ?

D. Gréatif. (très documenté). — L'absorption des liquides était, en 1930, un but et non seulement un moyen, comme elle l'est devenue de nos jours, grâce à nos microcubes d'eau minérale radio active solidifiés et comprimés, que nous absorbons rapidement, chaque semaine. Les hommes de l'époque se préparent dans les belles salles, dans les salles de leurs langues, de leurs papilles de leurs langues, de leurs gossiers ; et le ruisseau de certains fluides contre leurs clavis procurait, dis-on, incomparables et mirifiques voluptés...

Beuchémat (rétrouvé). — Heureux Age ! qui trouvait au moins plaisir à quelque chose...

D. Gréatif. — Au lieu de chercher, comme nous, sans aucune sensation la toxicité dans des décharges menuelles à haute fréquence ou ovenablement appliquées aux filaments nerveux périphériques ou sous-cutanés... Nos étranges et voluptueux aieux la puissaient journallement dans des liquides diverses

et colorés contenus dans des récipients transparents !

Saint-Mégonne. — Oui ! Et je vous dis que dans les récipients transparents, nous buvions frais, nous aussi ! J'ignorez que qui découvre, au sein de l'assemblage de manuscrits connus d'his historie ancienne sous le nom de "Papiers de M. de Saint-Mégonne", quelques-uns de ces récipients, pleins encore d'un liquide pulpe d'oignons, et revus extérieurement d'étiquettes pleinement annotées par mon illustre aïeul...

Beuchémat. — Surprise ! Je suis convertie, en vérité ! Je serais curieux de... Mais les liquides y contenaient non seraient-ils point nocifs ?

Saint-Mégonne. — Oh ! pas de danger avec mon arrière-grand-père ! Il n'a pas légué à ses descendants que du bon de derrière les bêtes.

Beuchémat. — Vous employez des expressions fort difficiles à entendre !

Saint-Mégonne. — C'est l'habitude que j'ai de déchiffrer les grimoires remontant jusqu'à 1904.

Px. (admiralement). — Votre étude est incomparable.

Saint-Mégonne. — Vous me flattez. Je cours chercher le récepteur. (Il court le chercher, et revient avec une bouteille de Corton et des verres, de verres châtaigniers, en saint-Louis authentique. Il donne un sac au chariot des assistants et s'efforce assez ardemment de déboucher le véritable bacon. Y étant parvenu, il en répartit le contenu également.)

D. Gréatif. (qui a des notions sur les usages périns). — Comment disait-on, déjà, dans l'ancien temps ?

Saint-Mégonne. — À cause de la faim !

Beuchémat (tire sur les cordes). — Mon nom n'est point Etiennne, et vous savez ! N'impose ! Je puis, dites-vous, ingurgiter sans danger d'intoxication, ce fluide surprenant et antiaigre !

D. Gréatif. — Vous le devez ! (Il boit lui-même.) Mazette ! C'est bon !

Beuchémat. — Exquis !!

Saint-Mégonne. — Surhumain !!!

Px. (trifant un troisième verre). — Vous disais-je ! Vive la T.S.F. ! Croyez-vous que, par hasard que je vous aurais donné un récipient sans m'être assuré, par une expérience personnelle, que son contenu ne présentait aucun caractère de toxicité ?

D. Gréatif. — Alors, vous aviez déjà bu, farceur, du Corton 1929 ?

Saint-Mégonne. — Hé oui ! Une vingtaine de bouteilles en un mois ou deux. Je tenais à bien m'assurer... A m'assurer réellement qu'aucun danger... (Il bâfouille.)

Px. (trifant un quatrième verre). — C'est prudent ! Je vote des remerciements à Saint-Mégonne ! Encore une larme, svp. i

Saint-Mégonne. — Bien volontiers. Précisons que galaxie secs... Eh ! l'idiote que l'on fait plus à nos jours, à tous ! Tenez vos verres. Nous pouvons vider ce bacon, il en reste d'autres. Jamais j'ai apporté quoi de renfort...

Beuchémat (gratuit). — Vive Saint-Mégonne, messieurs !

D. Gréatif. (gratuit). — Nos aieux étaient, visiblement, des gens fort intelligents ! Je propose... J'ai un tas de choses à proposer I...

Px. (trifant un cinquième verre). — Je constate que nous nous emblots prodigieusement... (Il bâfouille.)

Saint-Mégonne. — Gageons que sont les mêmes que je compte mettre aux volx... Pourriez-vous...

D. Gréatif. — Je propose... D'abord... Non ! mon idée n'est pas stupide. Nous nous emblots en 2030 parce que nous n'avons plus rien à inventer, n'est-ce pas ?

Tous (comme un seul homme). — Oui !

D. Gréatif. — Eh bien, la conclusion sera fort simple. Pour retrouver quelque avenir à l'existence, il faudra que nous ayons quelque chose à inventer, à dévoiler...

Tous (même jeu). — Tu l'as dit !

D. Gréatif. — D'autre part, si la T.S.F. n'était pas découverte, il faudrait la découvrir, n'est-ce pas ?

Tous. — Absolument !

D. Gréatif. — Eh bien, réinventons-la ! Tout simplement... (Tremble de l'enthousiasme.)

Saint-Mégonne. — Bravo ! Et pour ce faire, fondons un Radio-Club ! (Soudain réveillé, souriant aux angles, presque exaltique.) Un Radio-Club comme l'autre, comme celui qui avait fondé nos prestigieux aieux, ou, sous couvert de la T.S.F., on fera tout, sauf de la T.S.F. ! (Hurllements de joie, tonnerre d'approbations.)

Beuchémat. — Et où l'on boira

fruits : 111 (Cyclone d'appaudissements).

Px. — On réinventera aussi les grandeurs... Si nous buvions frais,

D. Gréatif. — Oh ! vous !

Les deux coups de minute se mettent à tomber un à un de l'horloge planétaire, lentement et sans blêser.)

Saint-Mégonne. — L'empereur

et recueille) — Le grand roi des plastris...

Px. — Qu'est-ce ?

Saint-Mégonne. — La princesse

des volapis... Quando j'aurai

redécouvert l'autre roi des plastris...

Px. — Mais encore ?

Saint-Mégonne. — L'impératrice

des jolies humaines...

Px. — Mais encore ?

Saint-Mégonne. — Le Bricolage, Messieurs !

— Le rideau tombe avec adresse,

YEZOR.

CONTRE LA TAXE

Sachant, monsieur le Directeur, que votre Journal réserve toujours une place à ses lecteurs, je me permets de vous adresser ces quelques lignes, au sujet des parasites, qui, dans le Miss tout comme à Paris, viennent empoisonner les réceptions. Contre eux, nous sommes désarmés : que faire ? Poursuite devant les tribunaux ? oui, mais Dame Justice ne travaille pas pour la gloire ; alors, faire faire ? De la sorte, les industriels faiseurs de parasites, nous nous trouvons en face d'un parti pris, et chaque fois, c'est une loi de non-recevoir ce qu'ils opposent à nos justes réclamations.

Aussi, croirez-moi, la taxe sur les postes récepteurs de sans-fil aura un résultat immédiat, qui sera la vente du poste et l'achat d'un phone. La taxe, dans ces conditions, est la ruine plus « molles » que celle de l'industrie de la T. S. F.

Alors qu'il nous avia, la chose serait très facile :

Il suffit de faire voter un loi rendant l'emploi des moteurs munis de condensateurs obligatoire (et sévir en cas de non-respect) :

2^e Créez en tout au moins modifier les postes existants, qui ne sont pas fameux. Je ne parle pas pour Strasbourg, qui est excellent.

Alors seulement, l'Etat pourrait percevoir une taxe, et chacun reconnaîtrait ladite taxe comme juste.

Car, en échange de notre argent, nous aurions quelque chose ; alors qu'en l'état actuel, de notre réseau émetteur, une taxe serait d'effet déastreux.

René DOU,

Vice-président du R. C. E.

(Aix-en-Provence)

Le métal électron

Lecteur assidu de votre journal, j'ai constaté, dans votre numéro 402 du 7 décembre, une erreur d'autant plus regrettable qu'elle s'étale en première page et qu'elle est de nature à donner à vos lecteurs une idée entièrement fausse. Aussi je me permets de venir vous la signaler.

Sous le titre « Perplexité », vous publiez un écho où il est question d'une fonte « Electron » par un certain Jean Ingénieur décrivant comme un alliage d'or et d'argent, ce qui pourrait faire croire à un produit précieux.

Or l'Electron, qui est effectivement d'invention allemande, est un alliage industriel à base de magnésium, qui est utilisé depuis plus de trois ans et dont la caractéristique principale est la lésibilité unique sa densité et sa conductivité de 1.800 à 2.200 pour l'aluminium. Il offre, en outre, une résistance assez élevée de 30 à 40 kilogrammes par millimètre carré pour certaines variétés, résistance du même ordre que celle des duralumin de densité 2.7. Il présente, en outre, sur ceux-ci, la possibilité d'être soulé à l'aérodrome.

L'Electron a déjà reçu un grand nombre d'avaluations, surtout dans la construction des moteurs d'avion et des planchers. Isotta Fraschini l'emploie dans son moteur d'autonomie et, dans ce domaine, on en fait des routes où, par la réduction du poids, non seulement procure un économie importante sur l'essence des automobilistes.

J'ajouterai pour terminer, et si mes sevénnes sont exacts, que les Hispano-Suiza pour la France sont les Fonderies Montpelier, 11, boulevard Lannes, à Paris.

Dans l'espoir que cette mise au point puisse intéresser vos lecteurs, je vous tente d'agrger mes salutations distinguées.

Lieutenant de vaisseau MONNIOT,
Commandant le dirigeable V.9,
à SM. Ahmed (Tunisie).

Ne faites pas hurler votre haut-parleur à toute puissance de 9 h. à 24 h. : cela n'amuse pas vos voisins.

AMIS LECTEURS !

Vous aimez L'ANTENNE ? Envoyez-nous les adresses des personnes que vous jugez susceptibles d'être intéressées par votre journal favori.

Les Jeux de l'Antenne

Bons publishers les noms de ceux de nos lecteurs qui nous envoient les solutions exactes des différents jeux pratiqués. Les solutions doivent nous parvenir mercredi matin au plus tard.

Puzzle



Nos mots croisés



HORIZONTALEMENT

1. Philosophe Ionien ; 2. Terrain ; 3. Fait partie d'un fond de bonté naturelle — savant français qui a perfectionné le Cinéma ; 4. Philosophie Pythagoricien ; 5. Sac de linge — physicien français ; 6. Semblable à — malgré du rire — Maroc-Aurèle ; 8. Verticale du cou — deux lettres de Shant ; 9. Elle fut changée en génisse par Jupiter — point cardinal — fleuve côtier de France qui se jette dans la mer du Nord ; 1. Nom d'une famille de mathématiciens suisses ; 11. Permis d'un ségur oriental — règles obligatoires.

VERTICIALEMENT

1. Célèbre astronome arabe ; 2. Un des plus grands savants du XIX^e siècle — grand fleuve de Sibérie ; 3. Vre d'insectes diptères d'Europe — terminaison verbe ; 4. Rêti qui forme le tour de l'oreille externe — deux lettres de Romain ; 5. Rivière d'Algérie — une victoire de Bonaparte ; 6. Vin doux qui n'a pas encore fermenté — pain informe du sucre fin ; 7. Un fils de Haroun-al-Rachid dont il mange une autre personne ; 8. Région des régions ; 9. Chet lieu d'arrondissement — instrument servant à mesurer la vérité — saint ; 10. Chiffre — devant beaucoup de noms arabes ; 11. Grands oiseaux chassiers — œuvre célèbre d'Antoine France.

Charade n° 19

Plus est beau mon prémier.
Plus est belle la molisson.
Sur le calendrier
Tu verras mon second.
Mais pour mon tout, ma foi,
Il faut te dépecher :
Il est proche de toi
Et va bientôt passer.

Métagramme

Sur quatre pieds je grassez.
Chef changé, je dégrassez.

• • •

Solutions des jeux du n° 405

Les lecteurs nous ayant adressé des réponses exactes trouvent leurs noms publiés sous chacune des solutions recueillies.

Rébus

Se servir adroitement de son appareil est un moyen de réussite.

SE seraT VIR — AD rei — Te ment — deux seaux NA — pas REUIL hait TUN — moins — YAIN de REHU — six TEU.

Mme Marguerite, Simey ; Mme G. Vivier ; A. Sarri, Courson ; Fougeron, Paris ; Mme Dissard, Toulouse ; Mme Dufresne, Baud ; G. Riegert, Marguerite, Jean Rousseau, Angoulême ; Mme M. Desnain, Lévallois-Perret ; Mme Kébler, Paris ; Mme J. L. Lévy, Paris ; Mme J. L. Lévy, Paris ; M. Bernhardi, à Boulogne-sur-Mer ; G. Simon, Escaudain ; Mme J. Octobre, Chattefond ; A. Bouc, N.-D. de Bondville ; J. Masse, La

HORAIRE DES ÉMISSIONS radiotélégraphiques et radiotéléphoniques

de la Station de la Tour Eiffel, à date du 1^{er} Janvier 1931, à 00 h. 00 — Indicatif : FLE

HEURES TMG	NATURE DES ÉMISSIONS	Fréquence en kilocycles	Longueur d'onde en mètres	Système d'émission	Antenne utilisée	Observations
01.30 à fin	Trafic Beyrouth	4081,63	73,50	Lampes	P.A.	
02.20-02.30	Météo France	207,50	1445,80	—	G.A.	
02.30-03.30	Trafic avec navire-école Jacques-Cartier (FNSQ)	4081,63	73,50	—	P.A.	
04.15-04.20	Appels postes marine	113,21	2650	—	G.A.	
05.09-06.00	Trafic avec navire-école Jacques-Cartier (FNSQ)	4081,63	73,50	—	P.A.	
05.30-05.50	Météo Leverrier	263,20	1445,80	—	G.A.	Sauf dimanches.
05.50-06.00	Météo prévisions pour la journée	207,50	1445,80	—	G.A.	
06.20-06.45	Météo Europe, Amérique	41,67	7200	—	G.A.	
07.00-07.05	Appels postes marine	113,21	2650	—	G.A.	
07.56-08.06	Signaux horaires	9230,76	32,50	—	FLJ-Issy - les - Moulineaux.	
08.00-08.30	Téléphonie. — Relais de l'Ecole Supérieure des PTT	207,50	1445,80	—	M.A.	
08.20-08.35	Météo France	41,67	7200	—	G.A.	
08.35-08.50	Météo Atlantique	41,67	7200	—	G.A.	
08.50-09.00	Météo prévisions pour la journée	207,50	1445,80	—	M.A.	
09.00-09.05	Appels Prague (PRG)	41,67	7200	—	G.A.	
09.26-09.36	Signaux horaires	113,21	2650	Ondes modulées	G.A.	
09.45-10.00	Météo Europe, séisme d'Washington	207,50	1445,80	Lampes	M.A.	
10.05-10.35	Séisme de Strasbourg	9230,76	32,50	—	G.A.	
10.15-11.05	Emissions scientifiques	207,50	1445,80	—	G.A.	Indicatif FLN.
11.10-11.30	Météo collectif	4687,50	64	—	—	
	Transmission de cartes météorologiques	207,50	1445,80	—	G.A.	Sauf samedis, dimanches et jours fériés.
11.30-11.45	Situation et prévisions en clair Téléphonie. — Cours d'ouverture du coton et du café	207,50	1445,80	—	G.A.	Sauf dimanches.
	Cours du poisson aux Halles Centrales	—	—	—	—	Sauf lundis.
	Announce de l'heure	—	—	—	—	
	Météo prévisions valables jusqu'à 24 heures	207,50	1445,80	—	G.A.	
12.00-12.04	1er et 15 de chaque mois. Ondes étonnées	41,67	7200	—	G.A.	
12.00-12.25	Téléphonie. — Prévisions météorologiques. Bulletin géophysique et astrophysique	207,50	1445,80	—	M.A.	
12.25-13.00	Téléphonie. — Relais Ecole Supérieure des P.T.T.	207,50	1445,80	—	M.A.	
13.00-16.00	Téléphonie. — Emission du Centre d'informations radiophoniques	207,50	1445,80	—	M.A.	
	207,50	1445,80	—	M.A.	Sauf dimanches, relais Ecole Sup. P.T.T.	
12.50-13.00	Météo prévisions techniques	4687,50	64	—	Indicatif FLN.	
13.25-14.20	Météo collectif de 13 h.	9230,76	32,50	—	FLJ - Issy - les - Moulineaux.	
14.20-14.35	Météo France	41,67	7200	—	M.A.	Sauf samedis et dimanches.
15.15-15.30	Météo Europe	9230,76	32,50	—	P.A.	
15.30-16.00	Météo probabilités pour la journée du lendemain	4081,63	73,50	—	Indicatif FLN.	
16.05-16.20	Téléphonie. — Cours de Bourse, changes, rentes, valeurs. Cours de clôture, des cafés, blés, sucre	4687,50	64	—	M.A.	Sauf dimanches.
	Cours des métaux	207,50	1445,80	—	—	Samedis seulement.
17.00-17.05	Appels Marine	113,21	2650	—	G.A.	
17.45 à fin	Trafic avec Beyrouth (FBH)	4081,63	73,50	—	P.A.	
17.45-19.10	Téléphonie. Journal parlé	207,50	1445,80	—	G.A.	
18.15-18.30	Répétition météo 15 h. 15	9230,76	32,50	—	FLJ - Issy - les - Moulineaux.	
18.55 à fin	Trafic avec Beyrouth (FBH)	4081,63	73,50	—	P.A.	
19.10-19.20	Téléphonie. — Prévisions météorologiques régionales p/ la nuit et la journée du lendemain	—	—	—	—	
19.20-19.50	Météo France-Amérique	207,50	1445,80	—	G.A.	St-Pierre - des - Corps.
19.20-21.00	Téléphonie. — Radio-Concert	50	6000	—	G.A.	FLJ - Issy - les - Moulineaux.
19.56-20.06	Signaux horaires	9230,76	32,50	—	P.A.	
20.10-20.30	Communiqué géophysique et astrophysique	9230,76	32,50	—	P.A.	
20.35-20.55	Météo Atlantique	9230,76	32,50	—	P.A.	
20.55-21.15	Météo Europe, Syrie, Sud Amérique	4081,63	73,50	—	P.A.	
22.26-22.30	Signaux horaires	113,21	2650	Ondes modulées	G.A.	
23.20 à fin	Trafic avec Beyrouth (FBH)	4081,63	73,50	Lampes	P.A.	

A. — Les intervalles disponibles sont :

1^{er} Sur 7.200 mètres à la disposition du B. C. R. de l'Administration des Postes et des Télégraphes pour transmissions privées avec divers postes européens.

2^o Sur 1.445 m. 60 éventuellement et suivant possibilités à la disposition du service de la Radiodiffusion de l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones pour toutes retransmissions radiophoniques.

B. — Ondes étonnées également le 1^{er} et le 15 de chaque mois.

12 h. 00 à 12 h. 01 TMG — Série de lettres B sur 7.200 m.

12 h. 01 à 12 h. 04 TMG — Trait continu sur 7.200 m.

Le résultat des mesures d'ondes étonnées est transmis le même jour par Lyon-la-Doua (indicatif FYN). Longueur d'onde : 15.150 m. à 13 h. 00 ou à 13 h. 30 GMT.

