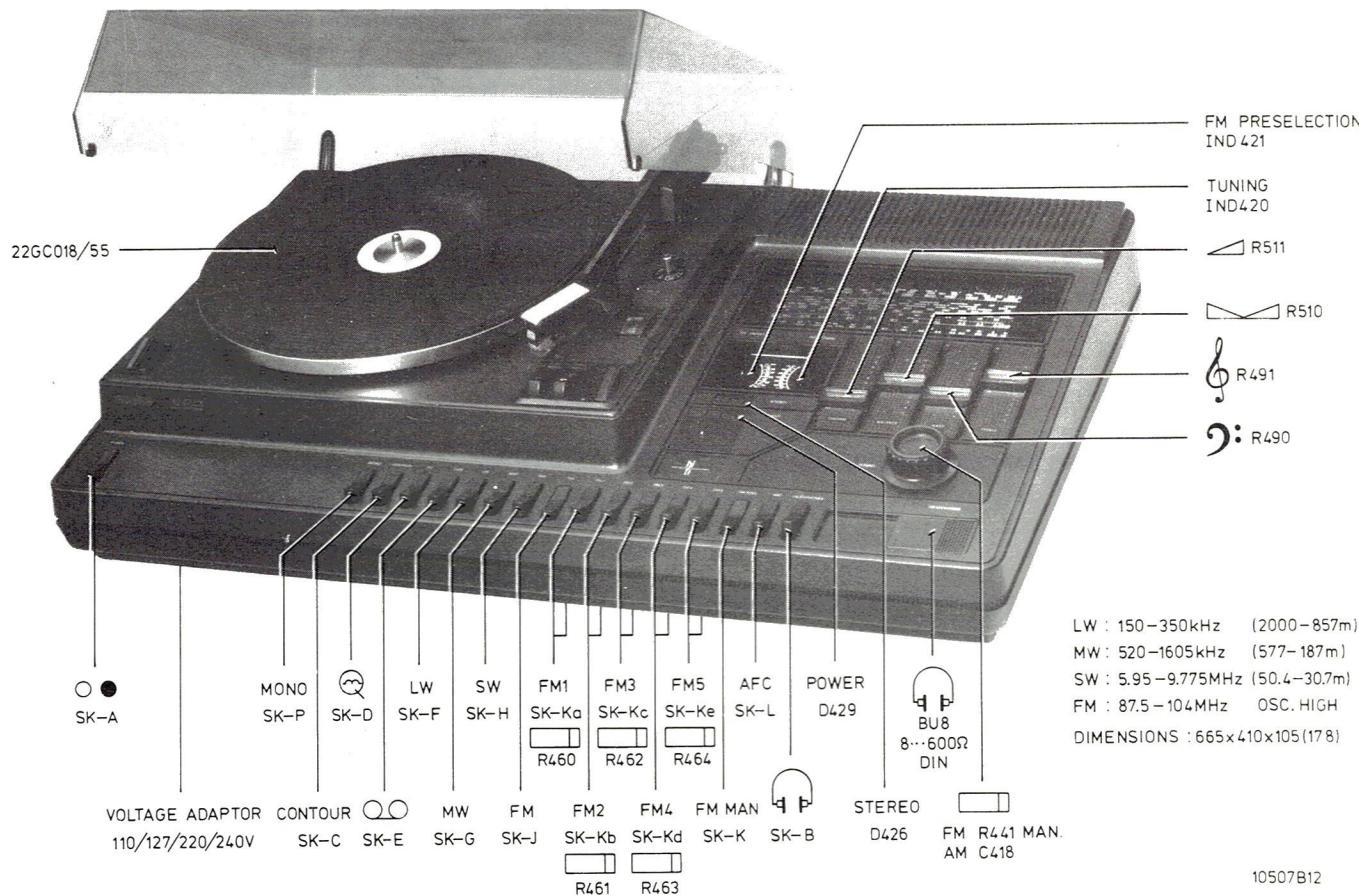


Service
Service
Service

Service Manual



Documentation Technique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Serviço




Subject to modification

4822 725 12105

Printed in The Netherlands


PHILIPS

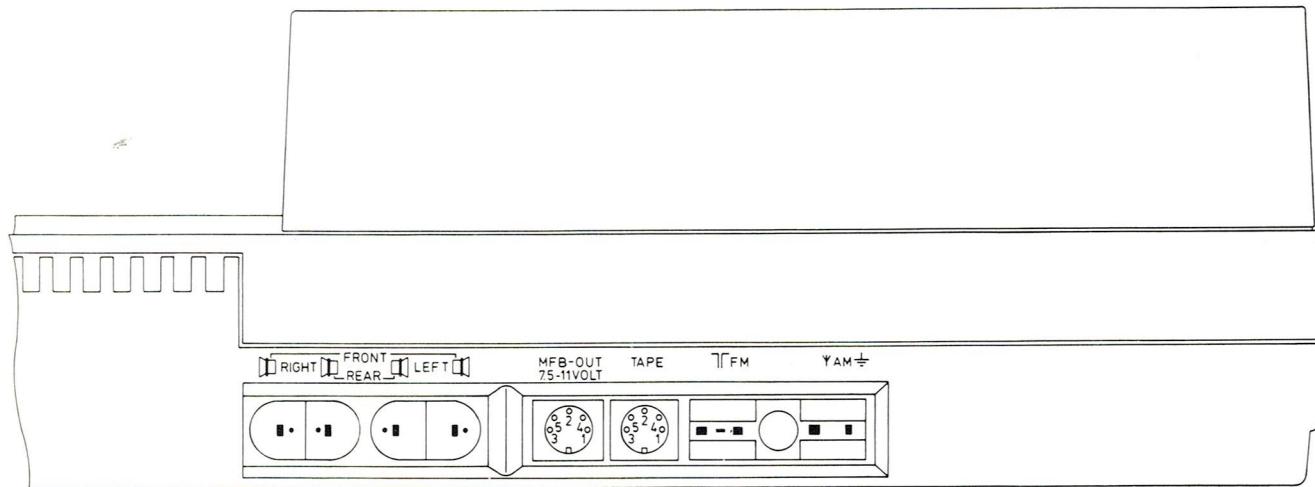

BU7 BU6 BU5 BU4 BU3 BU2
 STEREO { 12W (4Ω) d≤01% 12W (4Ω) d≤01% 3: LEFT 3: LEFT } 200mV/
 { 20W (4Ω) d≤1 % 20W (4Ω) d≤1 % 5: RIGHT } 500kΩ
 DOUBLE STEREO - 5W(4Ω) 5W(4Ω) 5W(4Ω) 5W(4Ω)
 2 ±


10286C12

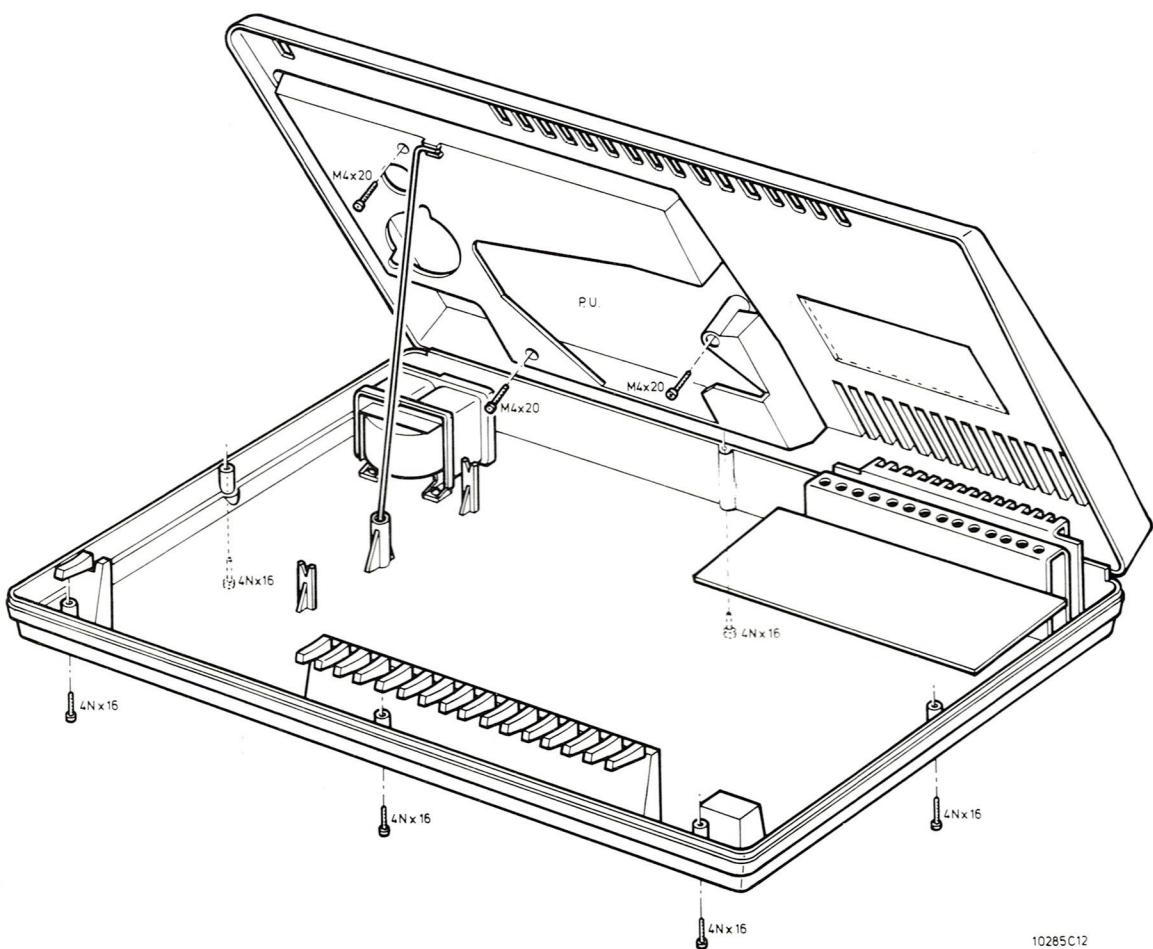SERVICE POSITION REMOVING THE RECORD PLAYER




10285C12


CS56210

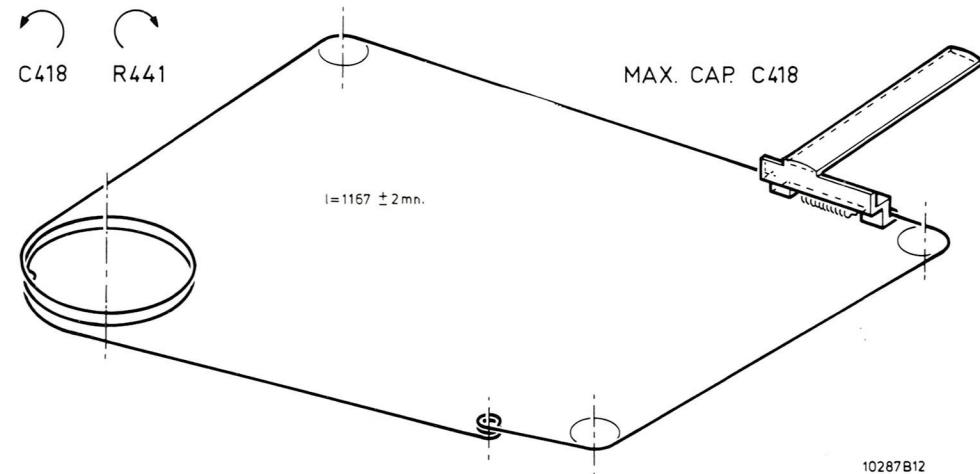

DEMOUNTING THE AF-PART

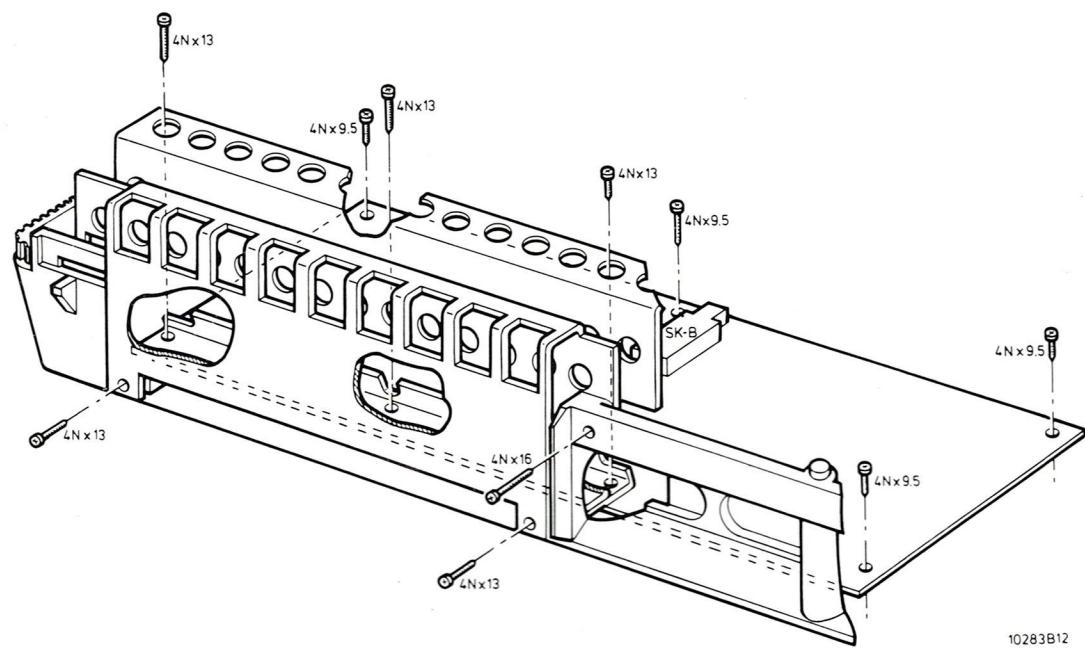


S8 SWITCHES

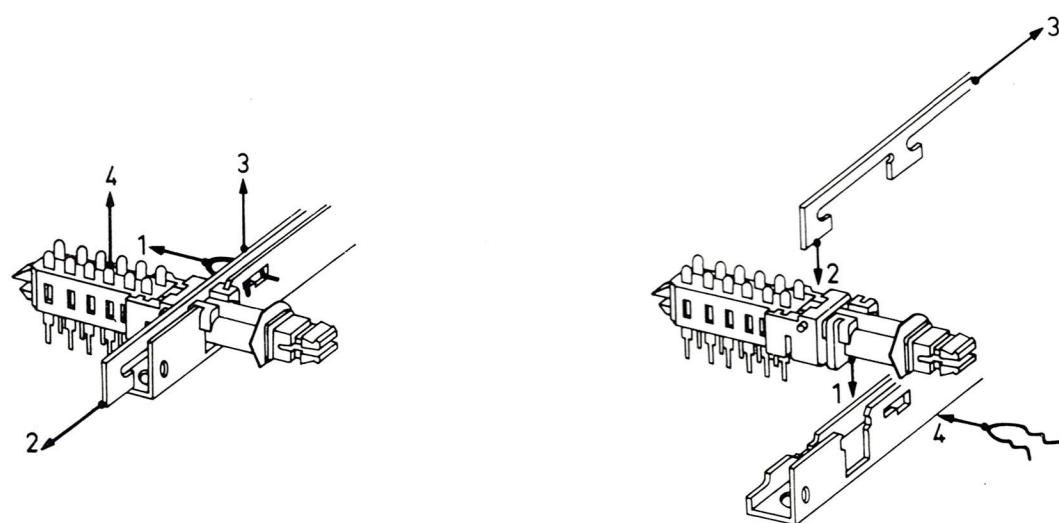


7076B

CS56178


SERVICE POSITION

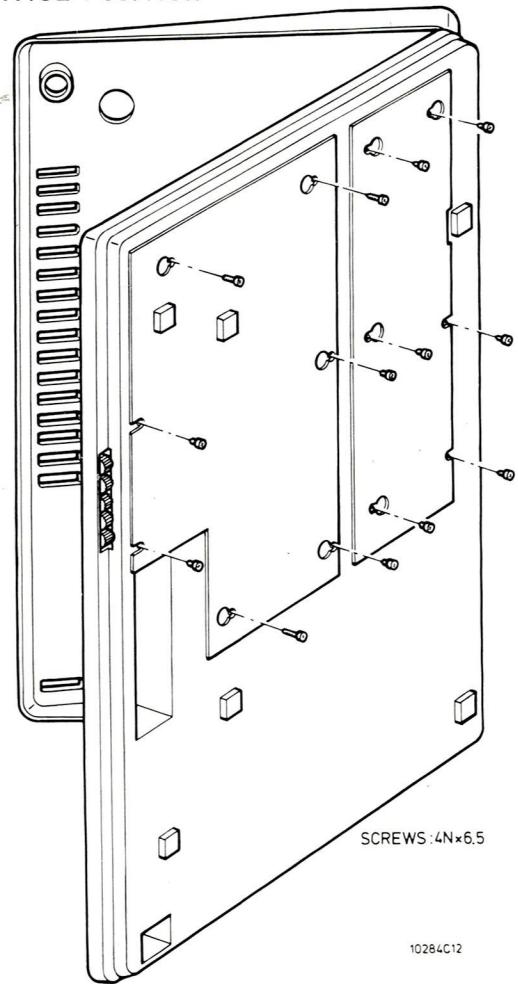


FUSES

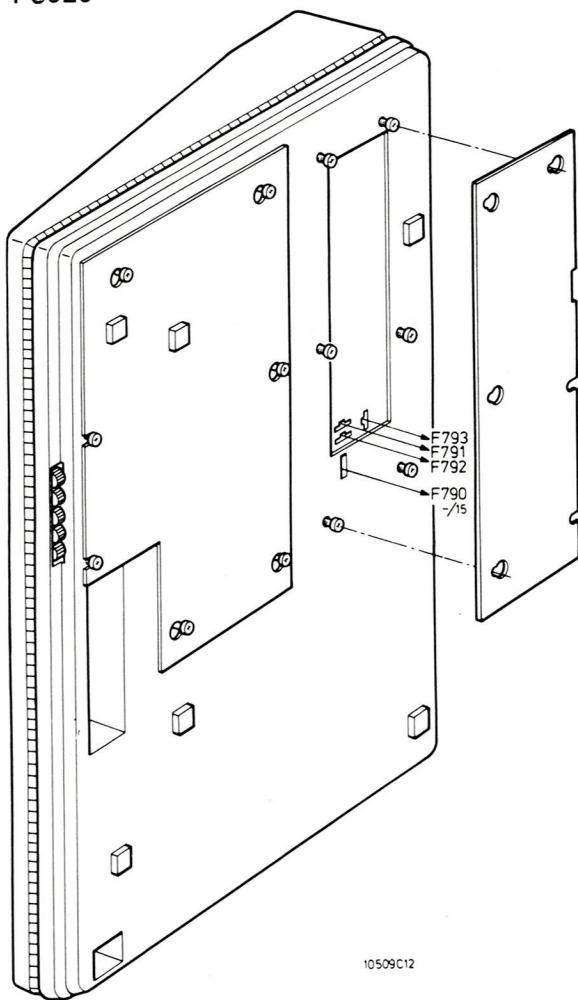

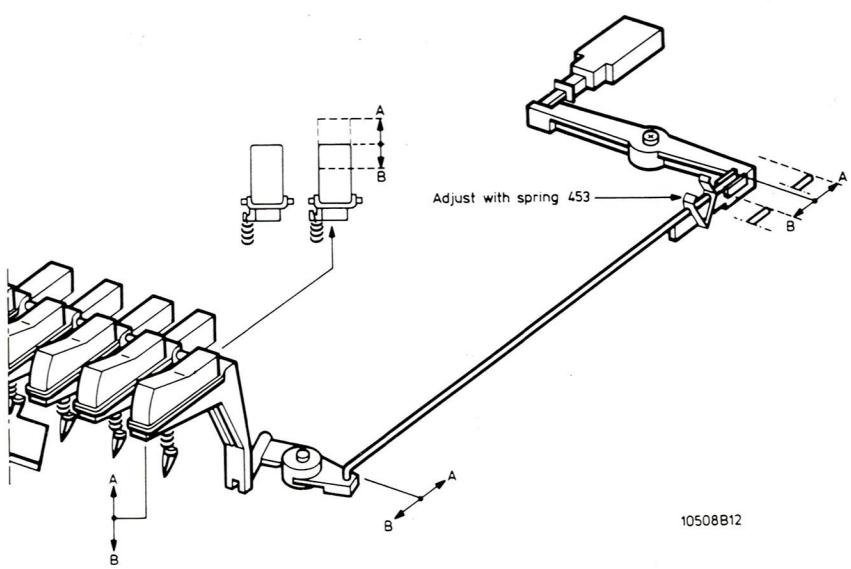COUPLING BETWEEN HEADPHONE SWITCH AND PUSH BUTTON



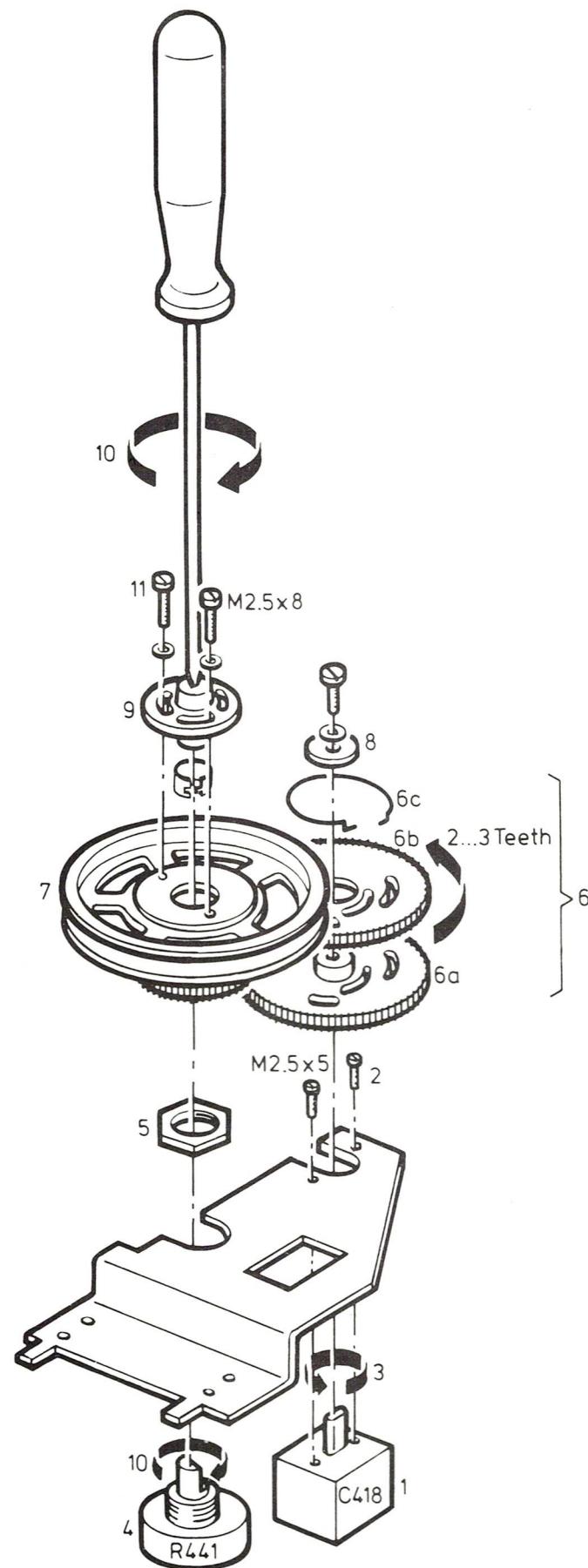MOUNTING THE VARCO AND TUNING POTENTIOMETER



10282B12

Protection contre la surcharge

Si, un courant trop élevé traverse l'amplificateur de sortie, la tension s'élèvera sur la résistance d'émetteur R899. ce qui fait entrer TS757 en conduction. Les deux transistors TS757 et 759 forment ensemble un circuit de thyristors. Celui-ci entrera en conduction et l'amplificateur en sera bloqué. Dès que l'élévation de courant cesse, la situation normale se rétablit.

Vérification de la protection


Positionner l'appareil sur "tape".
Brancher un générateur AF à travers $22\text{ k}\Omega$ sur l'entrée du magnétophone (tape).
La fréquence du signal AF est de 1000 Hz.

Régler le volume pour que la puissance de sortie soit de 4 W. Ceci est égal à 4 V sur la résistance de charge R_F ou L_F .

Court-circuiter la sortie pour que la tension de sortie passe à 0 V. Changer le générateur AF sur 10 kHz. La tension de sortie doit être à présent de 4 V.

Protection contre la charge inductive

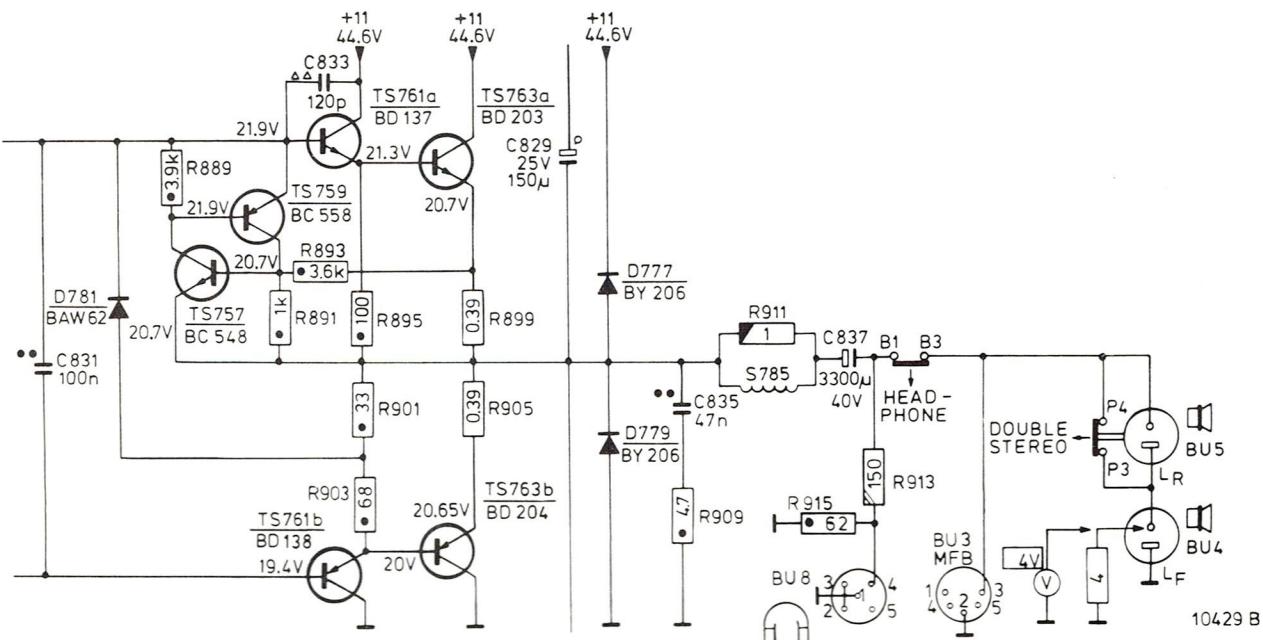Les diodes D777 et D779 servent à court-circuiter vers la masse l'éventuelle force électromotrice sur la ligne zéro. Cette force proviendrait du haut-parleur. Le côté positif du sinus engendré est court-circuité à travers D777 et le côté négatif à travers D779.




SK....	Signal to			Adjust	Unit (U)	Indication
Wave range						
1 MW(520-1605 kHz)	452 kHz (460 kHz) (470 kHz) $\Delta f=20$ kHz (50 Hz) via 33 nF	 	Max.cap.	2 S414,413,412	AM-IF * U410	max.+symm min.
				S410,411		
LW(150-350 kHz)	147 kHz 352 kHz		Max.cap. Min.cap.	S518 C547		
MW(520-1605 kHz)	512 kHz 1635 kHz		Max.cap. Min.cap.	S517 C551		
SW(5.95-9.775 MHz)	5.83 MHz		Max.cap.	S516		
	9.97 MHz		Min.cap.	C555		
LW (150-350 kHz)	157 kHz			S415a-b		max.
	336 kHz			C540		
MW (520-1605 kHz)	550 kHz		Tune in	S415c-d		
	1500 kHz			C538		
SW(5.95-9.775 MHz)	6.18 MHz			S515		
	9.87 MHz			C536		
MW(520-1605 kHz)	550 kHz			3		
1 Power off	10.7 MHz via 4.7 nF			2 S401,402 S403,404	Selectivity U406*	max. via 100 kΩ
FM(87.5-104 MHz) manual AFC out	96 MHz $\Delta f=200$ kHz (50 Hz) via 4.7 nF		Tune in	2 S421,420 S419,418	FM-tuner U405*	 via 100 kΩ
				S421,420 S419,418		
FM(87.5-104 MHz) Manual AFC out				S406	FM-IF* U407	via 2x100 kΩ 0 V ± 30 mV
FM(87.5-104 MHz) manual AFC out			88 MHz	5 R619		3.1 V
	88 MHz (50 Hz) $\Delta f=200$ kHz		88 MHz	S410,411 S415,422	FM-tuner U405 *	max.
			105 MHz	R615		15.8 V
	105 MHz (50 Hz) $\Delta f=200$ kHz		105 MHz	C457,425,435	FM-tuner U405 *	max.
	96 MHz (50 Hz) $\Delta f=200$ kHz		96 MHz	R617		max.
FM(87.5-104 MHz) manual	[6]					
	Stereo		Tune in	R428	FM-IF U407	[7]
Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Ripetere - Repetera - Gentage - Gjentagelse - Toista						

Stereodecoder

SK....	Wave range	Signal to		Indication
FM (87.5-104 MHz)		R456	(via 10 MΩ) 76 kHz ± 300 Hz at 7IC401	
	8	S409	7 9	
		R460		
		R462	8 minimum	
		R453	maximum clockwise	
		R453	anti-clockwise till D426 is lit	

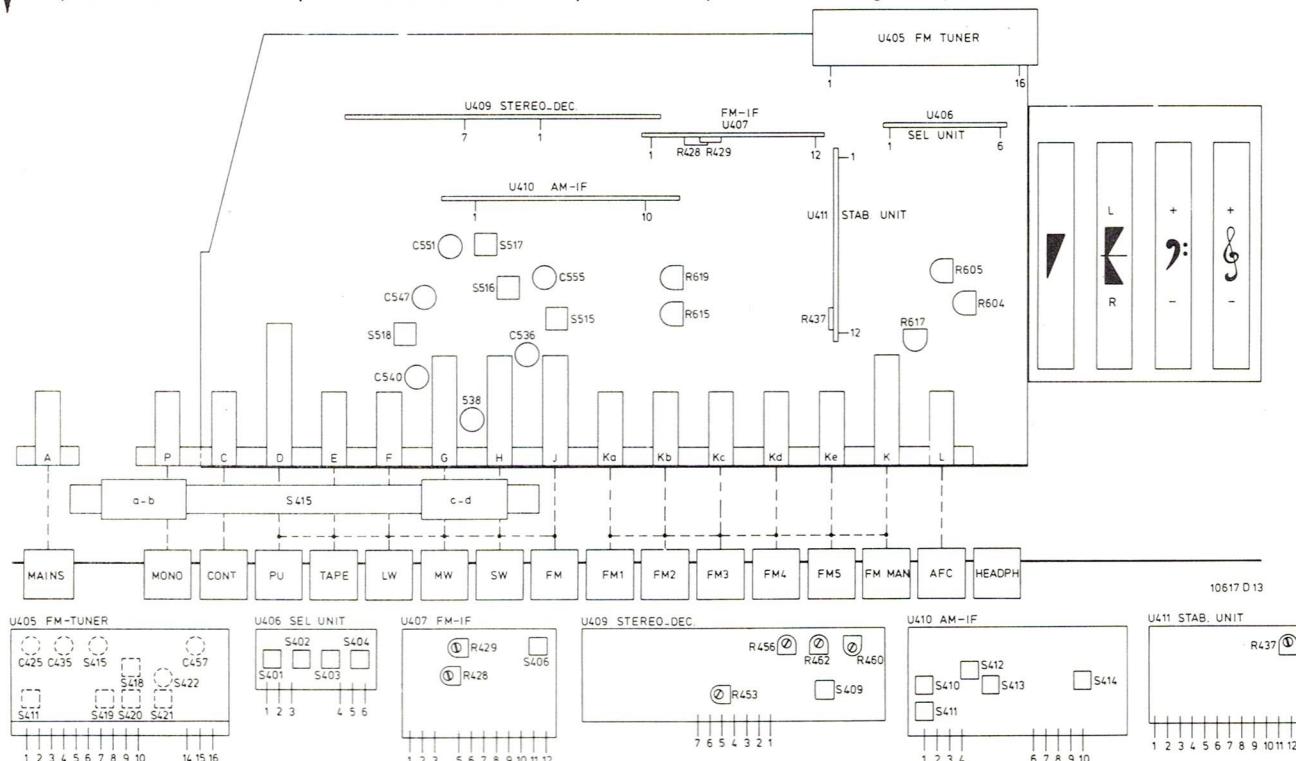Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Ripetere - Repetera - Gentage - Gjentagelse - Toista



* Si le bloc ne peut être ajusté dans l'appareil, il faudra recréer la situation une fois l'unité extraite de l'appareil. Les données s'y rapportant sont représentées en pointillé dans le schéma.

- 1 Vérifier d'abord si les tensions +5, 6 et 7 sont bien réglées. Régler à l'aide de R437 sur l'unité de stabilisation U411.
- 2 Tourner les noyaux des bobines pour qu'ils soient à la même hauteur que la partie supérieure de la douille de bobine.
- 3 Mettre l'index sur 550 kHz.
- 4 Accorder sur le milieu de la courbe de réponse, c'est-à-dire 10,7 MHz
- 5 Mettre R604, 605, 615, 617 et 619 au préalable en position médiane.
- 6 Régler l'indicateur de pré-réglage IND421 par R604 et R606. Ajuster l'indicateur d'accord IND420 avec R429 sur l'unité FM-F1, U407. Voir schéma de principe.
- 7 Régler R428 pour que l'indicateur stéréophonique s'allume tout juste.
- 8 Mettre S409, R456, R460 et R462 au préalable en position médiane. Tourner le curseur de R453 à fond vers la gauche.
- 9 Brancher un oscilloscophe. Régler le signal S sur maximum (1) pour que le passage du zéro soit précis (2). Les enveloppes du signal L et R doivent s'entrecouper sur l'axe du zéro (2), voir figure.

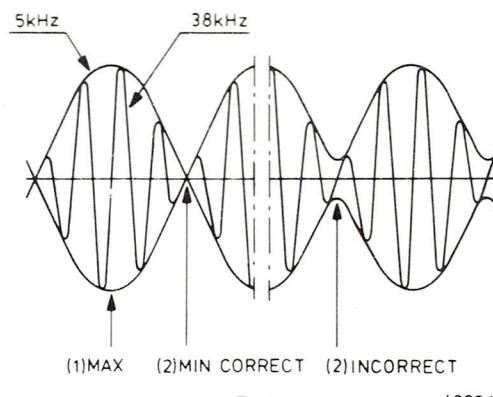


Fig.1

4992A

Introduction

L'introduction du décodeur stéréo IC-PLL (Phase Locked Loop), entraîne l'adoption d'un certain nombre d'améliorations par rapport au système connu jusqu'à présent:

1. Le réglage est relativement simple.
Il n'y a que deux potentiomètres réglables avec en outre, en cas d'application pour HiFi, une bobine réglable.
2. Une séparation de canaux de 50 dB qui est aisément réalisable.

Description

Un circuit de PLL est en principe un oscillateur commandé. La fréquence est maintenue constante grâce à un circuit comparatif de phase.

Le noyau du décodeur PLL se compose d'un tel circuit (voir Fig. 1).

Le VCO (oscillateur commandé) produit une tension d'une fréquence de 76 kHz. La forme de la tension de sortie est en fait une courbe de charge et de décharge du condensateur C. Grâce à R, on règle sur 76 kHz.

En tournant R, le temps RC du système est en fait modifié. A l'aide d'un certain nombre de diviseurs on obtient entre autres la tension rectangulaire de 38 kHz qui commande le démodulateur et deux tensions rectangulaires d'une fréquence de 19 kHz mais déphasées l'une par rapport à l'autre, de 90°. La tension rectangulaire ainsi déphasée de 90° est comparée au ton pilote de 19 kHz provenant du signal d'émetteur.

En fait, les deux signaux sont multipliés, ce qui a lieu dans le détecteur de phase. A la Fig. 2 nous voyons que lorsque la tension rectangulaire est exactement de 19 kHz (ce qui n'est possible que lorsque l'oscillateur commandé est réglé exactement sur 76 kHz), la courbe du produit présente une valeur moyenne de 0. Dans le cas où la fréquence d'oscillateur s'écarte, la valeur moyenne de la courbe du produit sera inférieure ou supérieure à zéro. Cela dépend du fait que la fréquence d'oscillateur est inférieure ou supérieure à 76 kHz. La tension continue issue du circuit comparatif, commande l'oscillateur jusqu'à ce qu'il atteint exactement 76 kHz.

La gamme d'accrochage se situe entre 73 et 79 kHz.

Indication stéréophonique

A la Fig. 3 on trouvera la partie assurant l'affichage de l'indication stéréo. Il se passe la même chose dans le détecteur pilote que dans le détecteur de phase à la différence que la tension rectangulaire de 19 kHz et le ton pilote sont en phase (Fig. 4). La courbe du produit est désormais le signal pilote de 19 kHz redressé dans les deux sens. Le niveau de tension continue représente une indication de la présence du signal pilote de 19 kHz. Selon la version en présence, le point 14 (Fig. 7a) du CI est utilisé:

- a. pour le raccordement du commutateur mon/stéréo (principalement dans le cas d'autoradios).
- b. pour l'application de tension dérivée en provenance de l'amplificateur F.I.

Cette tension est proportionnelle au rapport signal/bruit. Cette application est faite dans les appareils HiFi et modèles de table.

S'il est répondu aux conditions que le signal stéréo est présent, et que le rapport signal/bruit est suffisant, la voie est libre pour pouvoir reproduire en stéréophonie. La tension rectangulaire de 38 kHz met le démodulateur en état de diviser l'information de gauche et de droite.

Le point 15 du CI sert au témoin d'indication stéréophonique. Les deux bascules de Schmidt sont insérées dans le circuit afin de ne pas être confronté à la commutation constante du décodeur de mono en stéréo dans le cas de variations régulières de la puissance de champ du signal d'émetteur.

Résumé

L'oscillateur commandé remplit les fonctions suivantes:

1. Repérer la porteuse auxiliaire de 38 kHz
2. Assurer la commutation automatique de stéréo à mono
3. Afficher l'indication de la stéréo

Le fait que la phase de la tension d'oscillateur est presque toujours synchrone au ton pilote détermine la qualité du décodeur et plus particulièrement pour ce qui est de la diaphonie.

Le Modulateur

Le démodulateur dans lequel en fin de compte, le signal mpx résulte en une information séparée L/R,

ne s'écarte pas en principe de ce qui a été appliqué pour les décodeurs stéréo jusqu'à présent. Les deux aspects qui diffèrent seront analysés ci-après.

Fréquence mpx - temps mpx

Le décodeur PLL dans les récepteurs, présente encore deux applications de principe différentes des aspects qui ont déjà été décrits:

1. Le système de fréquence mpx pour les appareils de classe HiFi.
2. Le système de temps mpx pour les autoradios et les modèles de table.

Le système de fréquence mpx (Fig. 6a) consiste dans le fait que tant la somme du signal "m" que la différence du signal sont filtrées séparément du signal mpx.

Le signal "m" est filtré par un filtre basse bas à fréquence de relaxation d'env. 15 kHz et le signal est accordé sur 38 kHz par un circuit d'atténuation. Du fait que ce circuit d'atténuation est tellement puissant (le Q est d'env. 6) il assure également la déphasage du signal "S".

Le filtre passe bas le fait pour le signal "m"

Dans le système de temps mpx (Fig. 6b), au contraire du système de fréquence mpx, il n'y a pas de division des signaux "s" et "m".

La matrice reçoit d'une part le signal mpx complet et d'autre part un signal "s" transformé. Ceci, parce que dans le démodulateur, la tension rectangulaire de 38 kHz assure notamment que le signal "s" soit transformé vers la gamme audible (30 Hz - 15 Hz) et que le signal "m" vers la gamme de 38 kHz en tant que fréquence centrale. Il se forme ainsi dans la matrice, de nouveau le signal de sortie désiré. Dans la pratique on constate que avec le temps mpx, le niveau d'interférence est env. 20 dB supérieur que dans le cas de fréquence mpx. Du fait que le filtrage du circuit de 38 kHz fait défaut, nous trouvons notamment en présence de détection d'émetteurs voisins par les harmoniques supérieures du signal de 38 kHz.

A la Fig. 7, on retrouvera la représentation du décodeur complet en fréquence mpx. Pour ce qui est du temps mpx, les écarts sont donnés à la Fig. 7b.

Smooth take over

Tout particulièrement sur les autoradios, nous avons à faire à un signal d'émetteur d'un caractère chargeant et suivi.

Le passage fréquent de mono à stéréo et inversement ne pourra donc pas être évité.

Smooth take over suppose que à mesure que le rapport bruit devient plus mauvais, la diaphonie entre le canal de gauche et celui de droite augmente. En pratique cela est réalisé en appliquant au point 6 du CI une tension continue de l'amplificateur de FI qui est proportionnelle à l'intensité du signal. L'amplitude de la tension rectangulaire de 38 kHz est réglée dans le démodulateur pour qu'elle soit proportionnelle au niveau de tension sur le point 6. Le signal "s" (L-R modulé sur 38 kHz) est décodé du signal mpx grâce à cette tension rectangulaire. Nous comprenons maintenant que l'amplitude du signal de différence dépend de la tension sur le point 6. Le fait de pouvoir régler automatiquement la diaphonie entre le canal de gauche et celui de droite en est une résultante directe. Voici un exemple:

signal de la somme	$L + R$	$L + R$
signal de différence	$\frac{L - R}{2L} +$	$\frac{L - R}{2R} -$

Dans ce cas idéal nous avons à faire à une séparation max. de canal.

Lorsque le signal "s" est par exemple atténué d'un facteur 2 il se passe:

signal de la somme	$L + R$	$L + R$
signal de la différence	$\frac{\frac{1}{2}L - \frac{1}{2}R}{\frac{1}{2}L + \frac{1}{2}R} +$	$\frac{\frac{1}{2}L - \frac{1}{2}R}{\frac{1}{2}L + \frac{1}{2}R} -$

La division de canal est maintenant de $\frac{1}{2} = 3$ ou 9 dB.

Sur base d'une division maximale de canal, celle-ci a baissé jusqu'à 9 dB.

Le graphique de la Fig. 5 représente le lieu qui existe entre le niveau du bruit et la séparation de canal.

Il en résulte que dans notre cas, le bruit a diminué jusqu'à 13,5 dB.

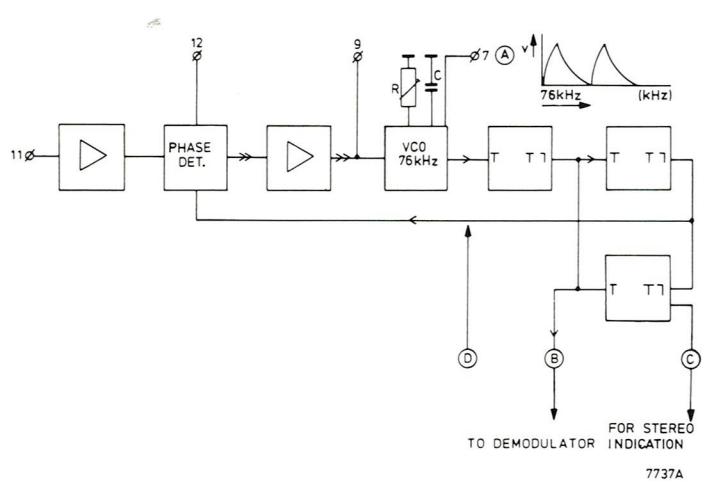


Fig. 1a

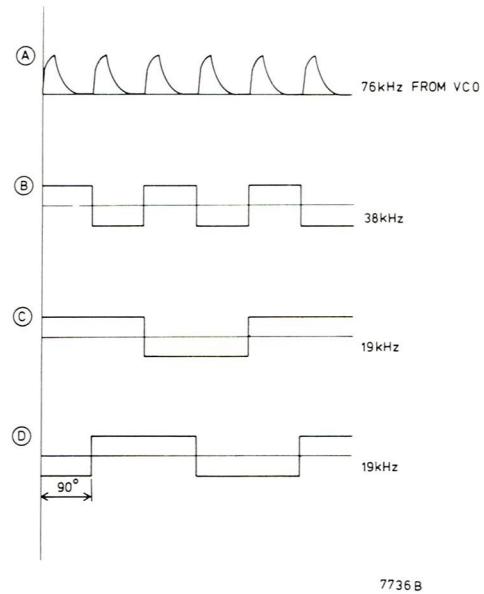


Fig. 1b

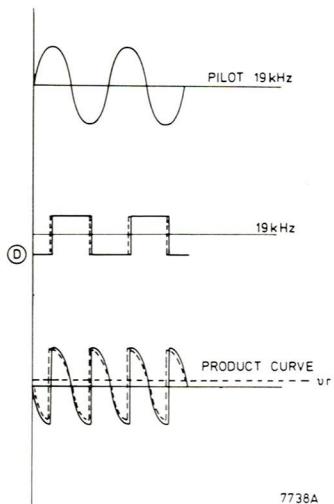


Fig. 2

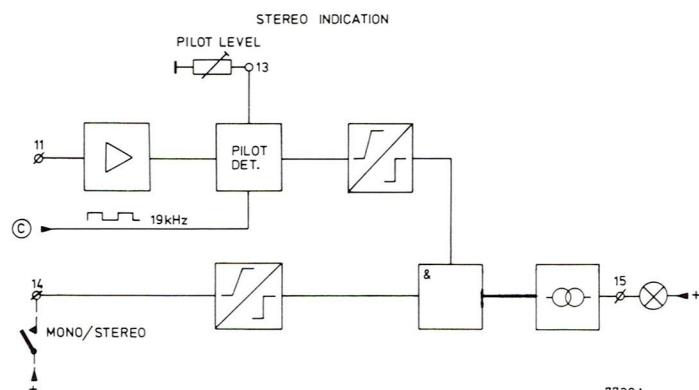


Fig. 3

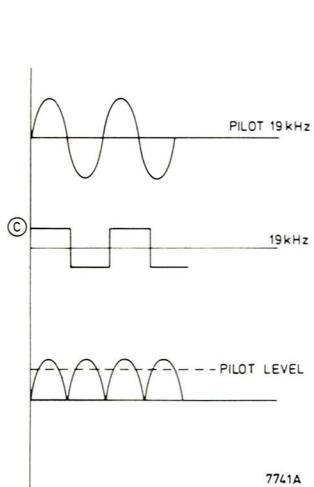


Fig. 4



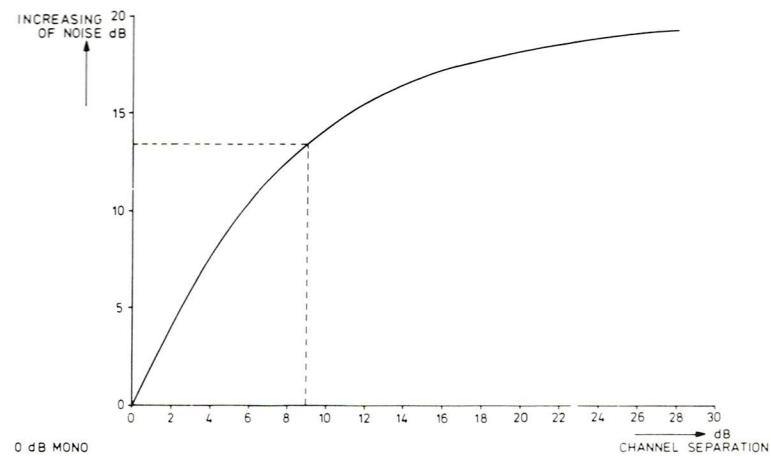


Fig. 5

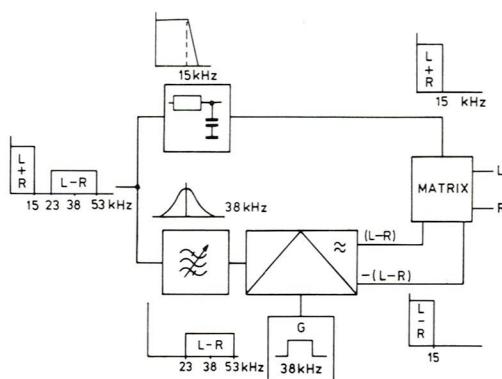


7740A

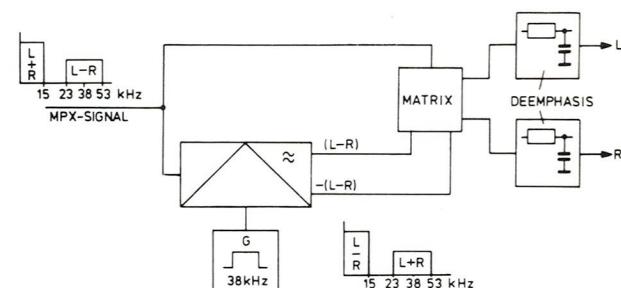

7744A

Fig. 6a

Fig. 6b

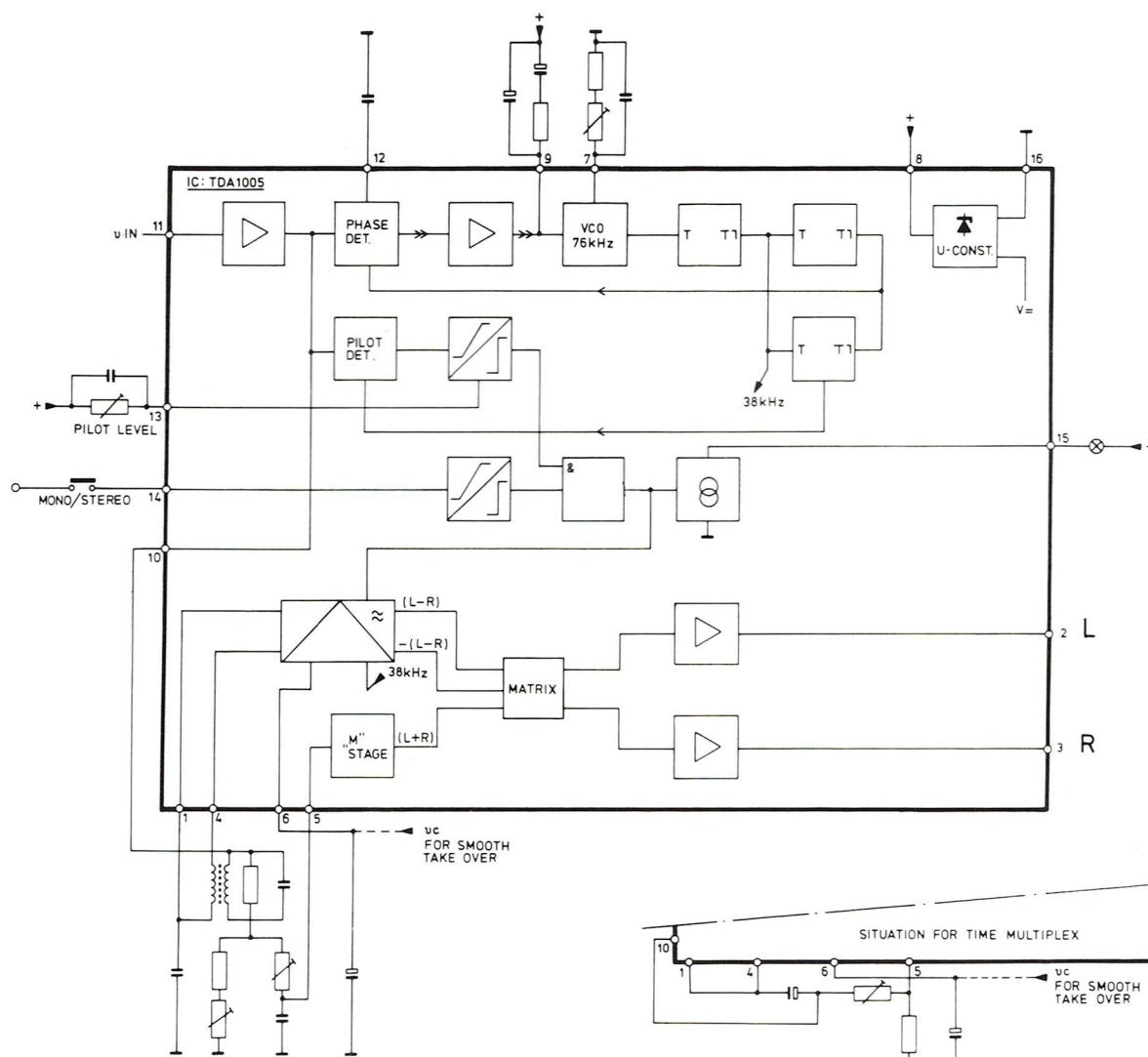


7734C

Fig. 7a

Fig. 7b

CS55858

R	479	477.471.469.473.467.480.475.481.510	500.489.504.508.502	454.465	506.498.499.492.507.494.496	491
R	511	466.474.468.472.470.476.478	487.486.501.488	490	493.495.497.503.505.509	
C	418	414.439.440.416.420	412.435.431.423.424		421.433.429.430.425	
C		413.415.417.419	438.427.437.428		422.436.434.432.426	
MISC.		TS404.402.401.403	TS405.407		TS406.408	


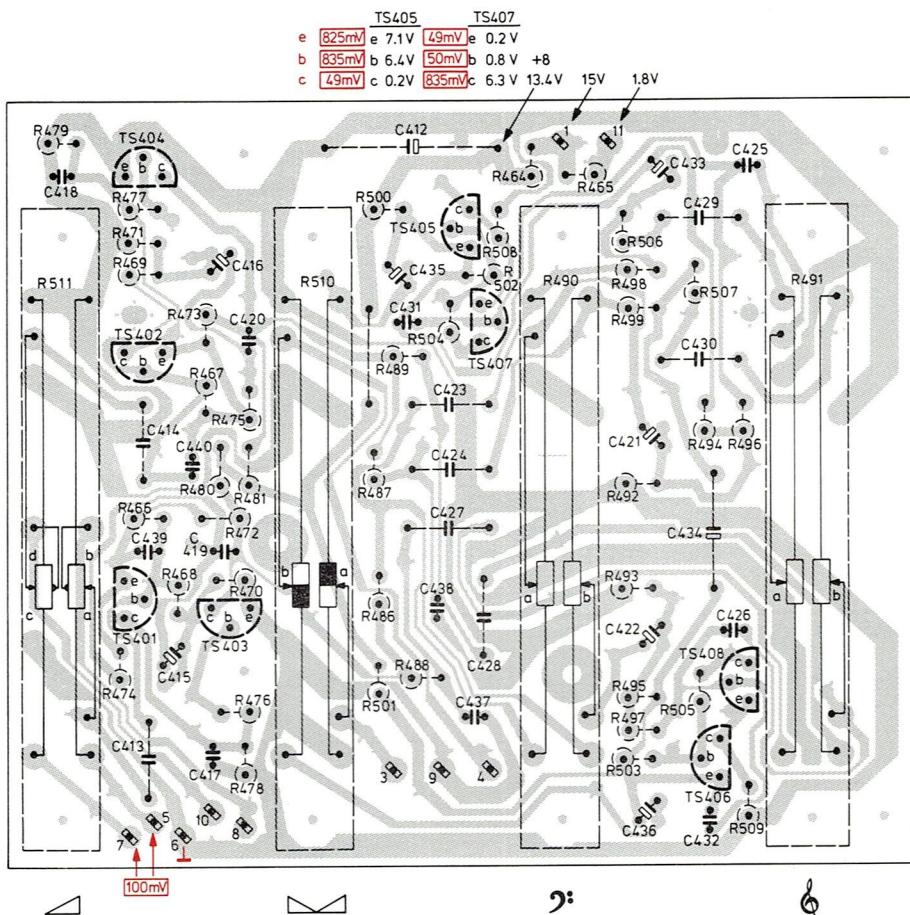


AC VOLTAGES
MEASURED: VOLUME FOR 20W
TONE 0
BALANCE 0
POSITION : TAPE
 $U_i = 180\text{mV}$, $f = 1\text{kHz}$
VIA $22\text{k}\Omega$ AT POINTS 3 AND 5 OF BU2



10616 D




MISC	S519.	U405	S515, 416.	TS508, TS502, IND.421.	TS501, D510, U410, S516, 517, 518.	IND.420, U407
C	586 587.	531, 418a, 588, 539.	540, 532 ... 536, 538	542.	591, 543, 541, 592.	544,
R	601 615 ... 619, 641.	441, 642.	607.	460 ... 464.	626 ... 630, 652, 655, 657, 602 ... 605, 650, 649, 631, 656.	528, 547 ... 558.

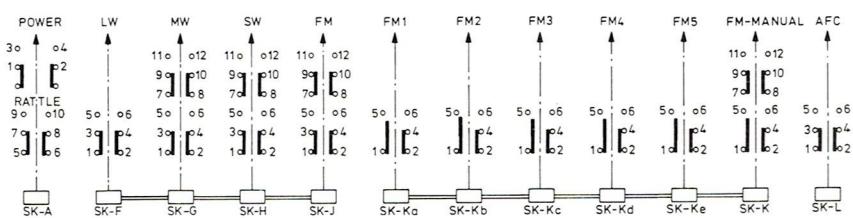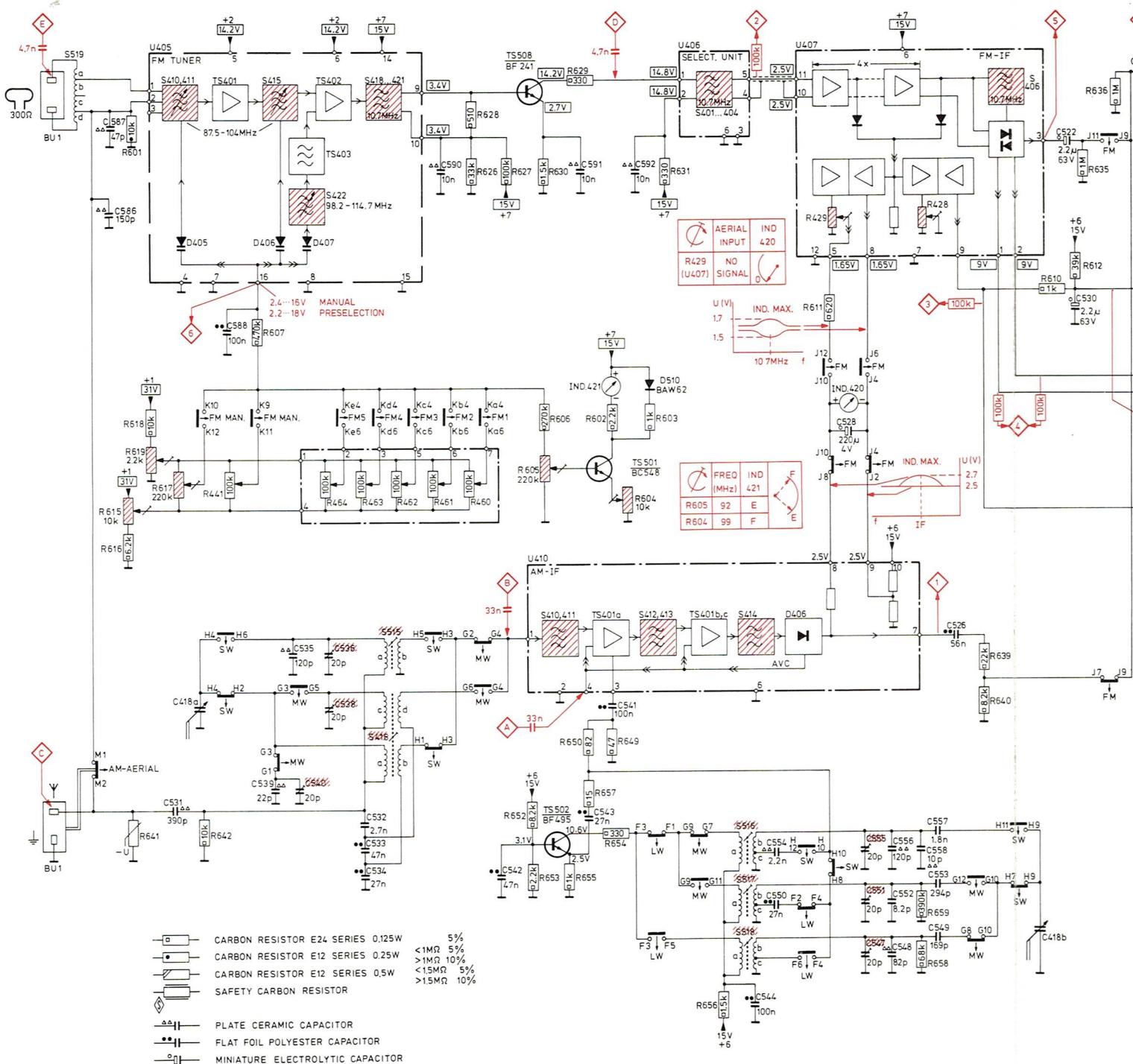

ELECTRONIC VOLTMETER
≥ 40 kΩ/V
...V → FM AT MINIMUM VOLUME
...V → AM


DRAWN IN REST POSITION

D429	TS509, 507	DS11, F791,792	U409	D769, D773	U411,D774,772,LA427,430,F793,790,S414 D426,F795,794	MISC
418b, 522.	530.	527	579 412.	529. 559. 817	818,589,593,827,828,811	C
40.	610.		709 464	620,856	624,855,663,623,661,662,621,622,613,854,853	523,524
					852	R
636,635,612						

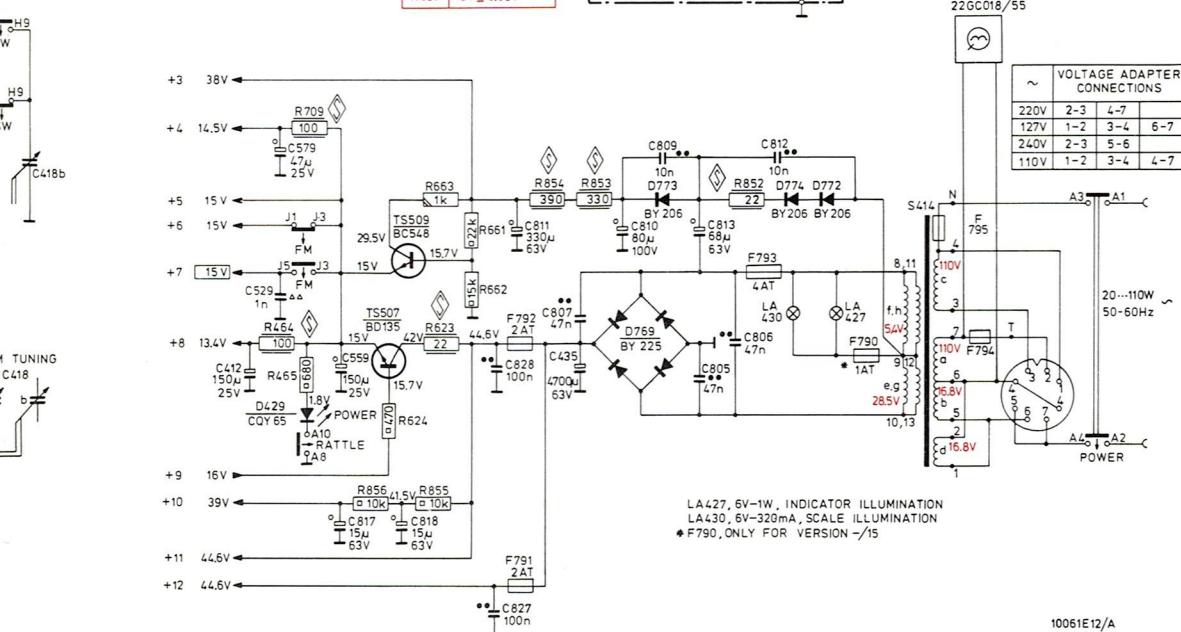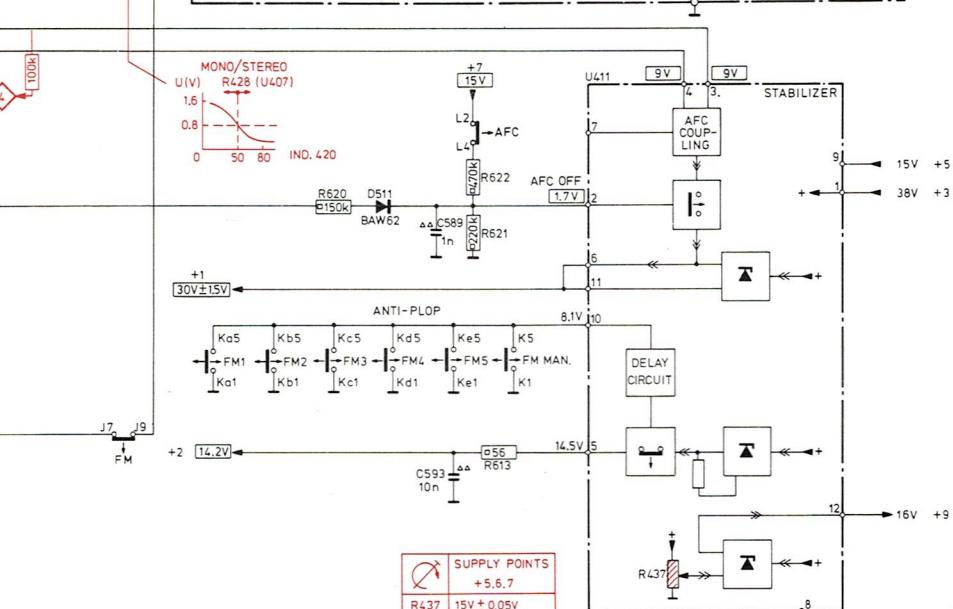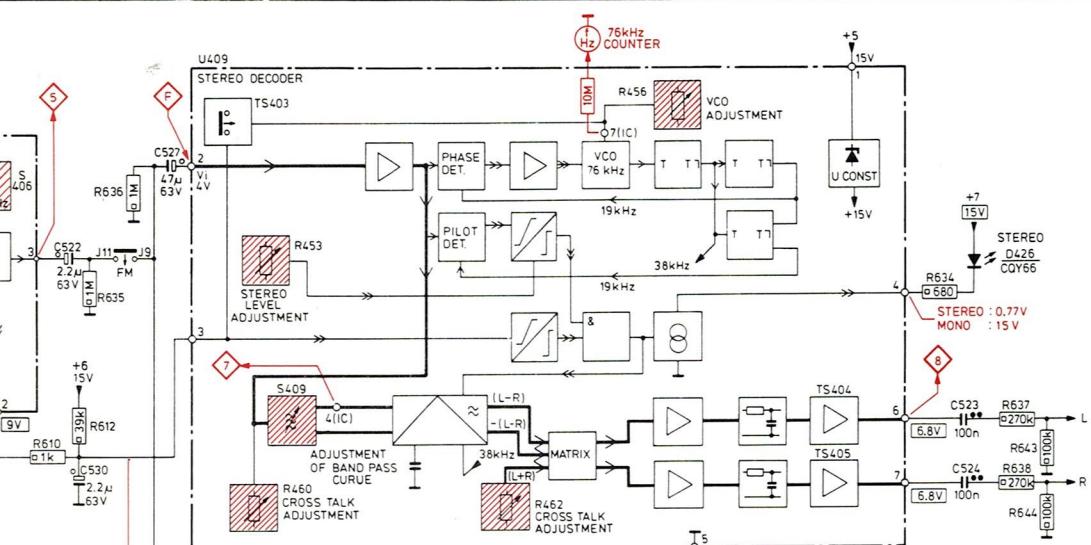


10061E12/A

MISC.	TS503.	TS504.	TS505.	TS506.	TS402.	TS404.	TS408.	TS407.	TS
C561-584	561. 567. 571. 563. 565. 569. 577. 583. 581.	562. 568. 572. 564. 566. 570. 578. 584. 582.	C413 - 440	414. 418. 440. 416. 420.	414. 418. 424. 426. 422. 430.	438. 428. 424. 426. 422. 430.	434. 432.		
	562. 679. 677. 685. 695. 693. 691. 719.			C413 - 440	417. 439. 415. 419.	437. 427. 423. 425. 421. 429.	433. 431.		
R665-724	669. 667. 665. 699. 687. 681. 683. 689. 701. 713. 711. 721. 723.	670. 668. 666. 680. 678. 685. 696. 694. 692. 714. 712. 720.	R466 - 511	511.c.d 469. 479. 477. 481.	469. 475. 471. 473.	489. 491b. 497. 507.	493. 509. 505. 5		
	700. 688. 682. 684. 690. 702. 715. 716. 722. 724.			511.a.b 465. 478. 476. 480.	468. 474. 470. 472.	486. 490a. 498. 506.	492. 508. 504. 5		


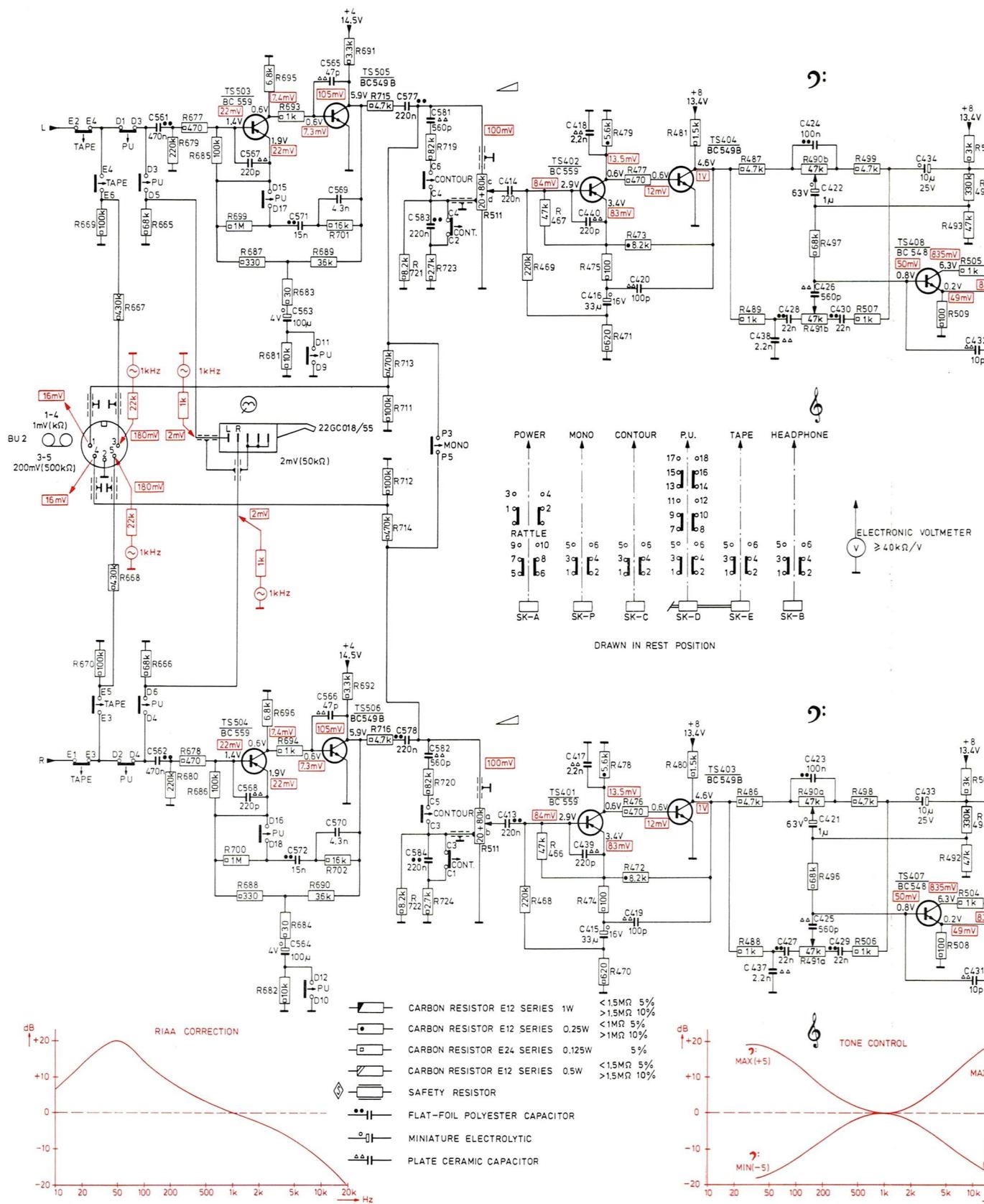


TS408.	TS406.	D775	TS751	TS755,753	D781	TS757,759	TS761a,b	TS763a,b	D777,779	S785
TS407.	TS405.	D776	TS752	TS756,754	D782	TS758,760	TS762a,b	TS764a,b	D778,780	S786
434.	432.	815,819,823	825	831 821	833	829 835	837			
433.	431.	816,820,824	826	832 822	834	830 836	838			
501,495.		857,873,871,869,887,872,879		889 891 893 895	889		913			
493,509,505.	503.	861,859,863,881,883,885,875,917		865 867 901 903	905	909 911 915				
500,494.		858,874,872,870,888,878,880		890 892 894 895	900		916			
492,508,504.	502.	862,860,864,882,884,886,876,918		866 868 902 904	908	910 912 914				

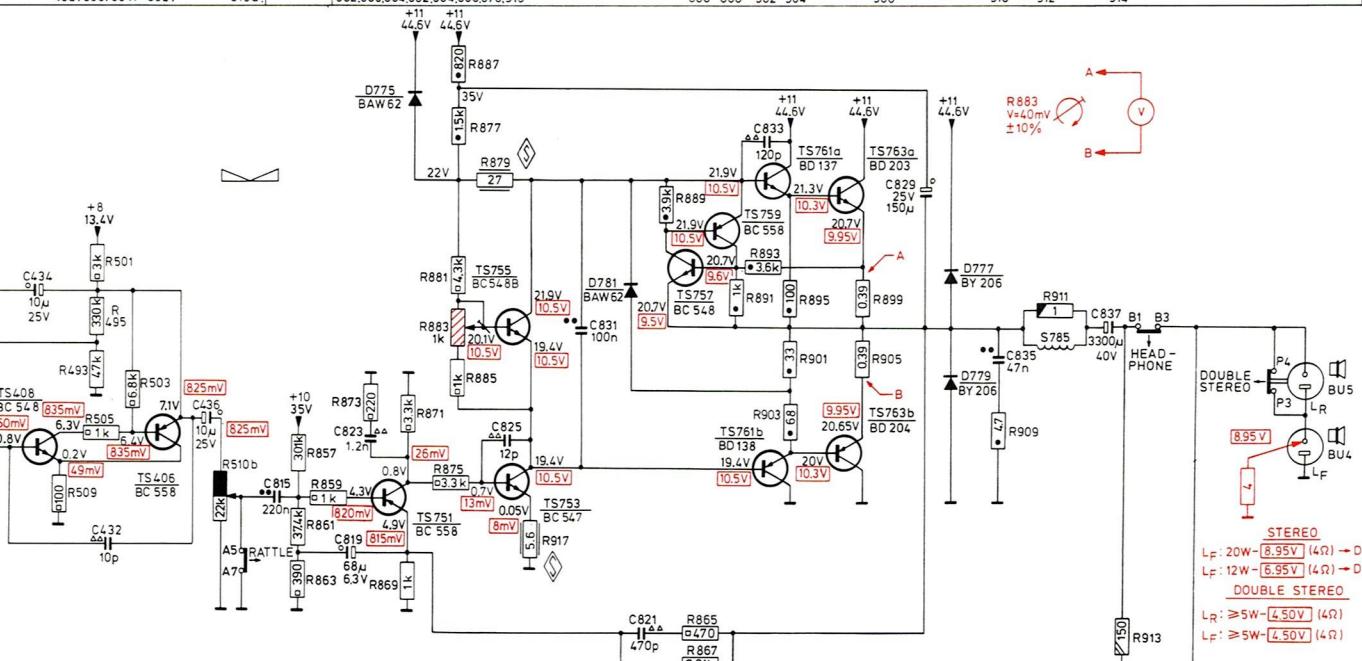

AC VOLTAGES
MEASURED: VOLUME MAX
TONE 0
BALANCE 0
POSITION : TAPE

ELECTRONIC VOLTMETER
0.1kΩ/V

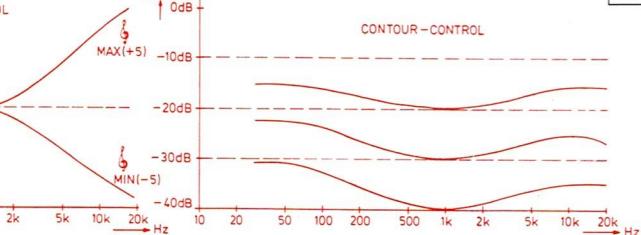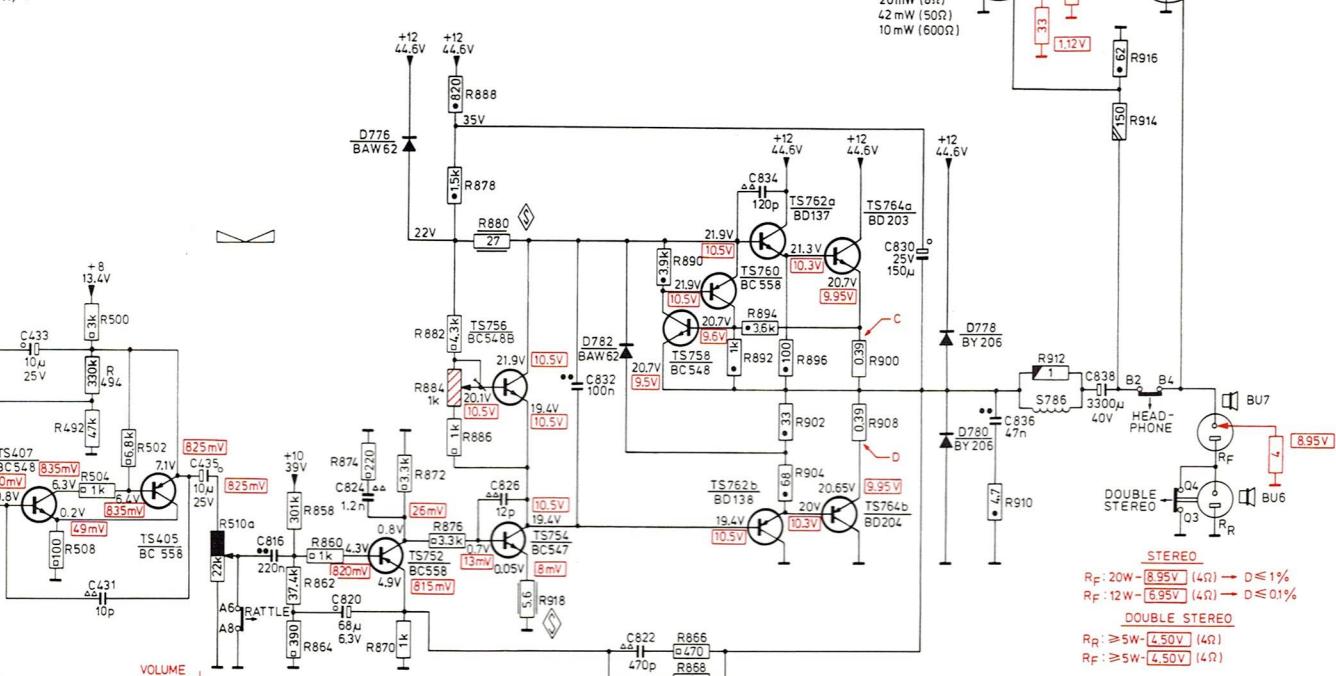


10062E12




R884
V=40mV
±10%

C D

R	627.604.606.628.626.623.603.630.629.661	631	613	621	620	610	601	618	619	641.635.611.642.636
R	607.622	605	602	617	663.662	624			616	615
C	588.589		590	591	592	529.593.587	559		586	522
C									531	526
MISC.	TS509.D510.TS508.TS501.TS507				S519.D511				530	

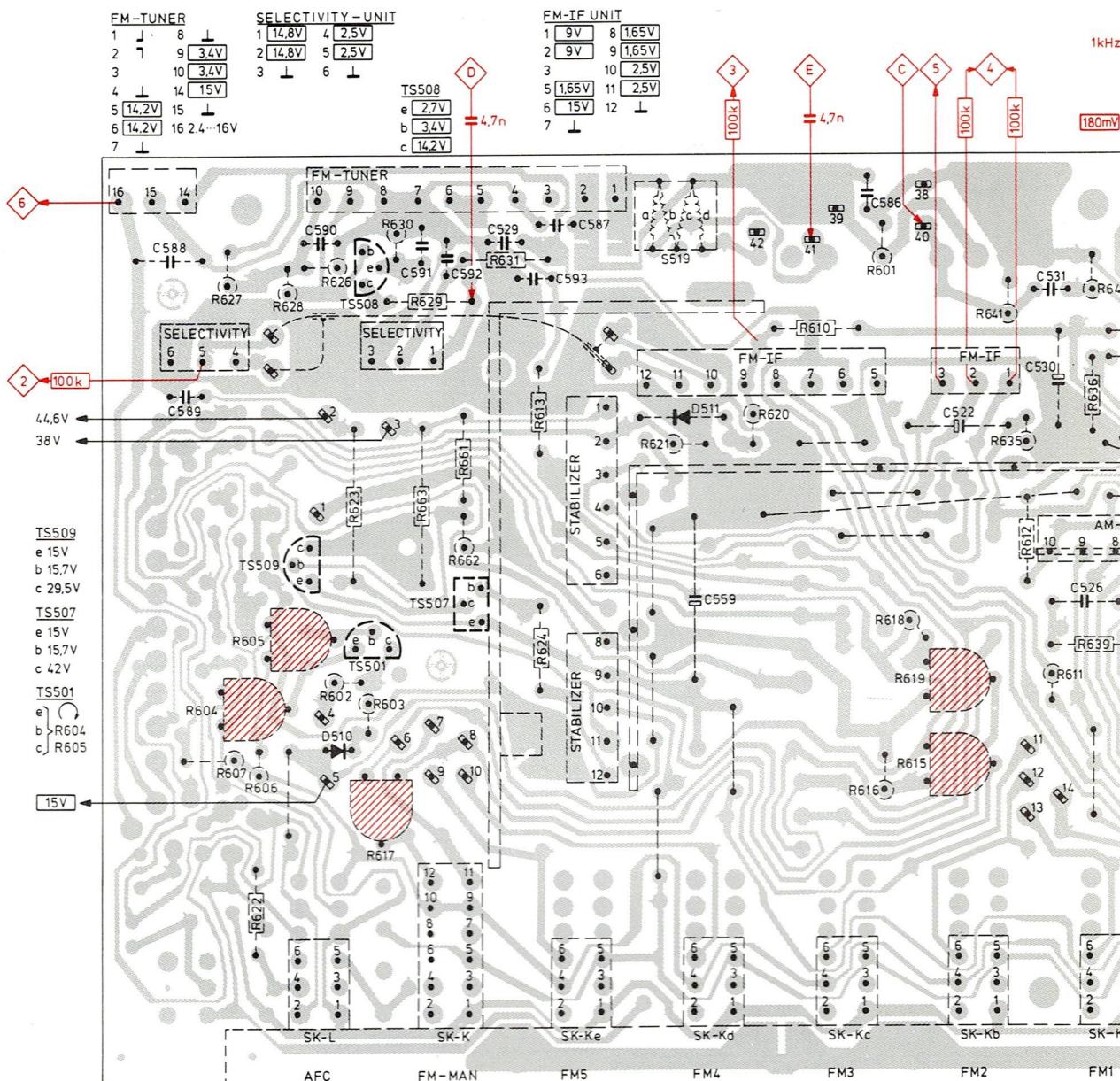

1	38V	8	
2	1.7V	9-15V	
3	9V	10-8.1V/0V	
4	9V	11 30V	
5	14.5V	12-16V (ADJUSTED BY R437)	
6	30V		

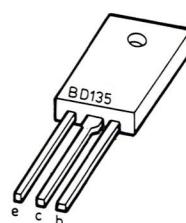


TS507
BD135



D510.511
BAW62



5.611.642.636	640.656	711.712.649	655	634	668.709.713.714	659	666.702.665.694.669.691.686.680.682.690.701.684.683.689.695.687.719.693.720.679
2	639	652	657.650	653	667.654.658		637.696.643.692.670.678.638.644.688.700.681.699
531	526	527	532	534	542.555.541.558.544	550.553.552	548.523.547.524.570
530		528	533	543.556.536.535.557.554	538.549.551	539.540	578.566.564.569
			S515	TS502	S516	S517	577.565.582.567.561
					S518		584
						TS504, TS506	571.563.581.562.583
							TS505, TS503

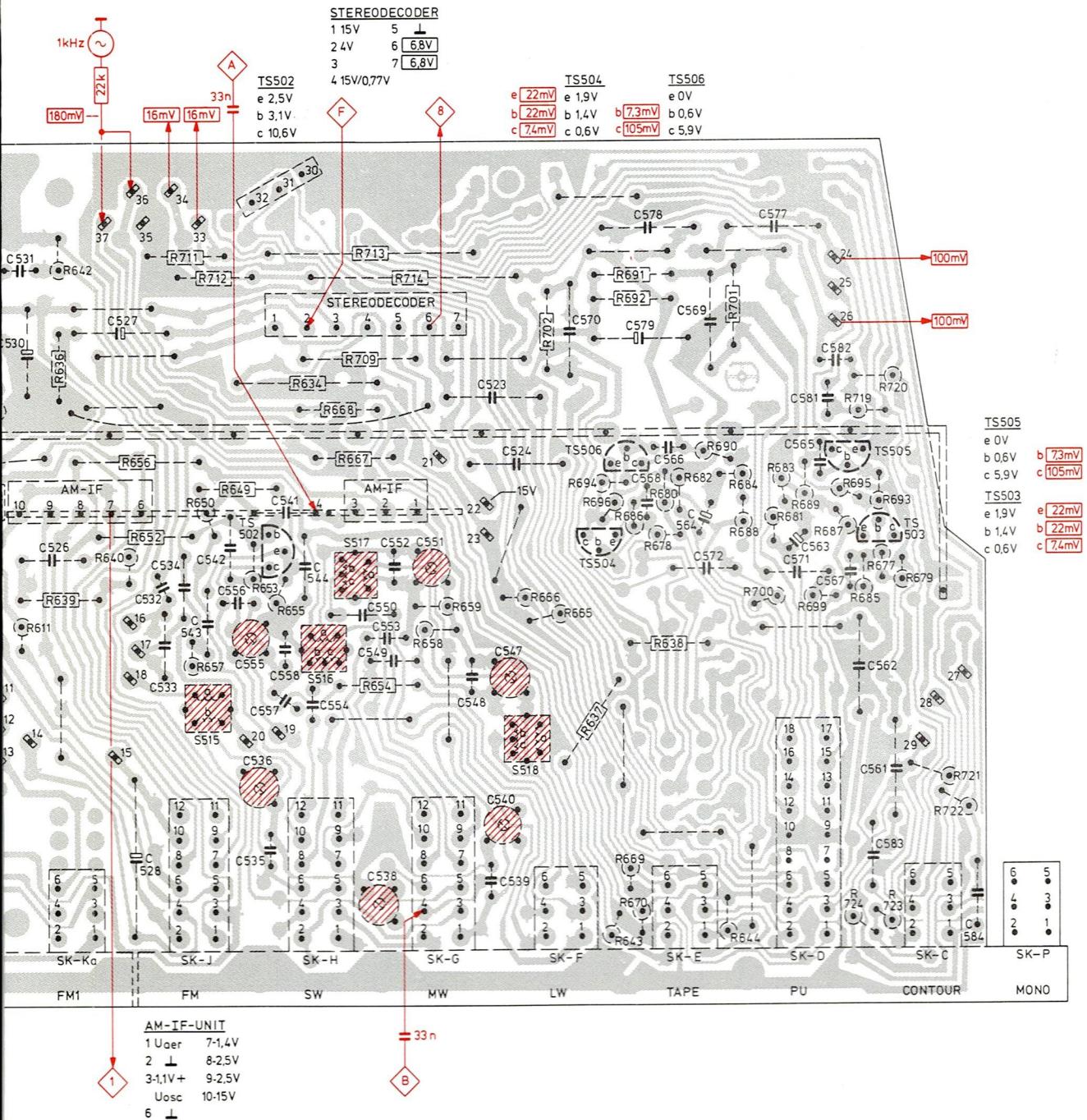


10615D

ELECTRONIC VOLTMETER $\frac{V}{\geq 40k\Omega/V}$ AT MINIMUM VOLUME


AC VOLTAGES
 MEASURED : VOLUME FOR 20W
 TONE 0
 BALANCE 0
 POSITION : TAPE
 $U_i = 180mV, f = 1kHz, \text{VIA } 22k\Omega \text{ AT POINTS 3 AND 5 OF BU2}$

CS56182




R	719~723	699.677~696.724.700~702.644.670.638.669.643.637.665.666	659.460.709.667.668.634.711~714.65
C		561~584 561~567 571 577	568~570.572.578.579 523.524.539.540.547~554
MISC.	IND421.LA427.BU1.D429.BU2.D426. IND420	S415	TS503.TS505 TS506.TS504 S518 S517.S516

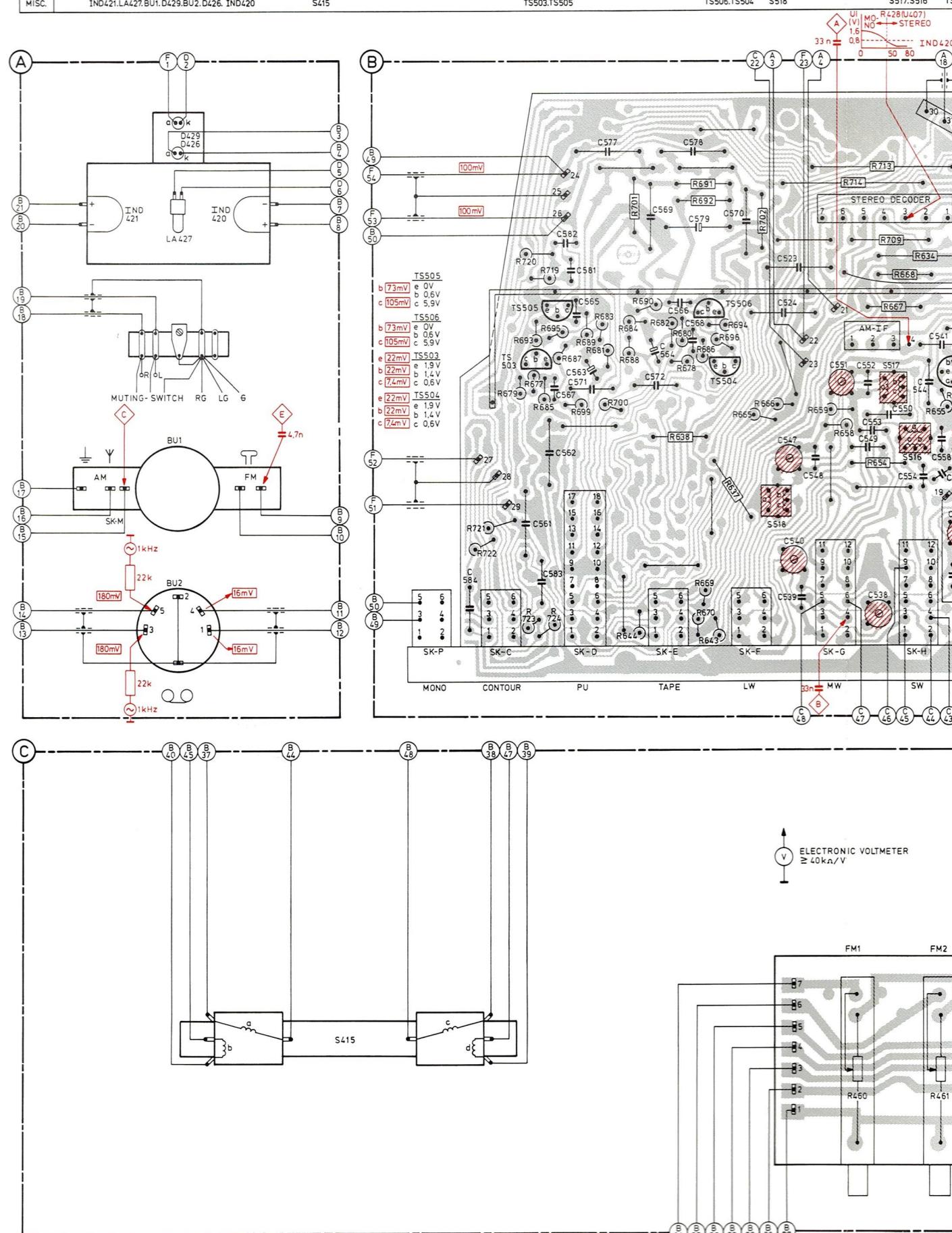

709.667.668.634.711-714.652-658.451-454.	649.650.640.642.639.636.611.635.641.619.615.618.601.616.	510	520	621	613.441.602-607.622-624.626-631.617.661-663
532-536.538.541-544.555-558	526-528	530.531	522	586	559
S517.S516 TS502 S515				S519.D511	418 529 587-593





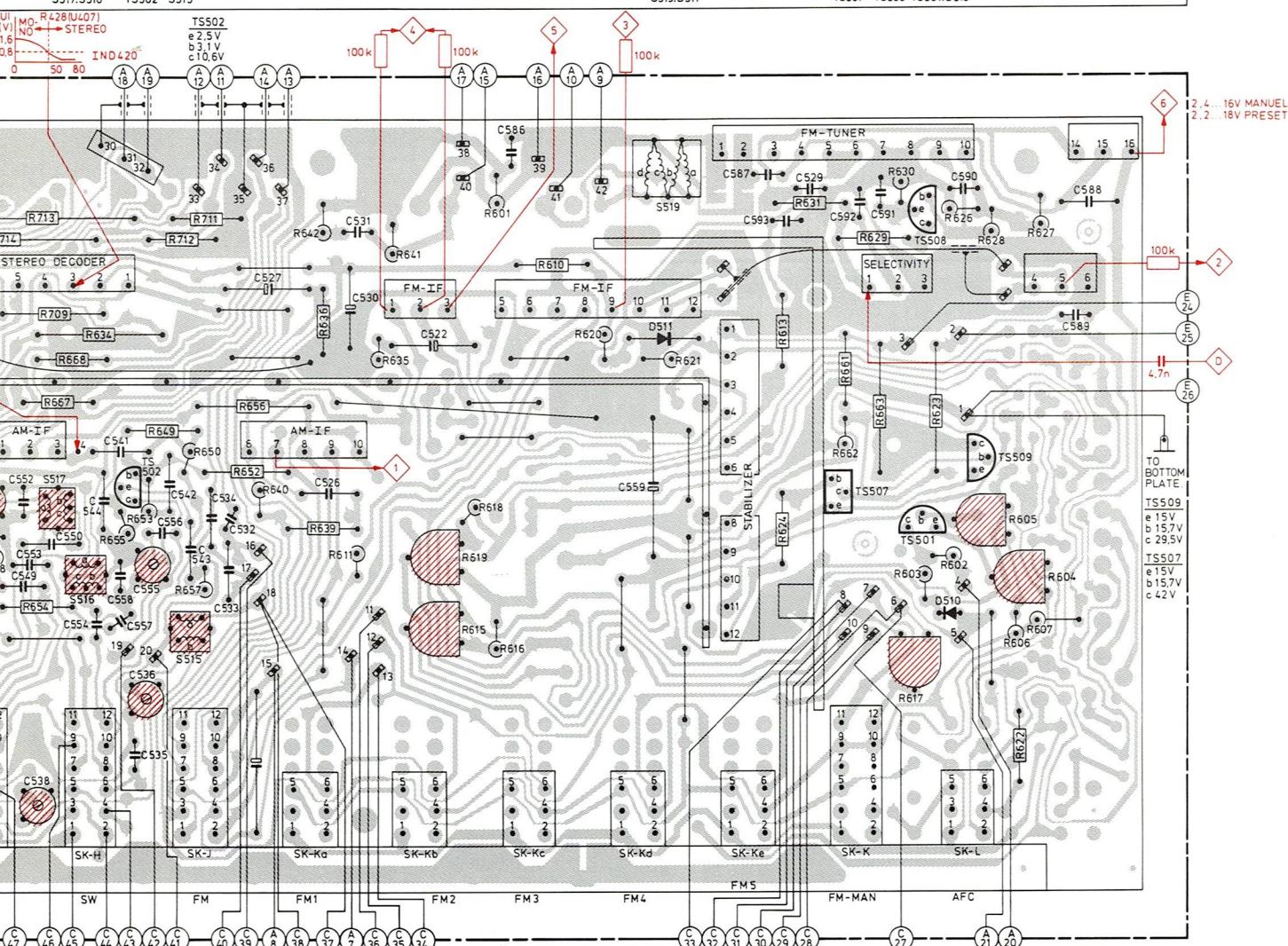


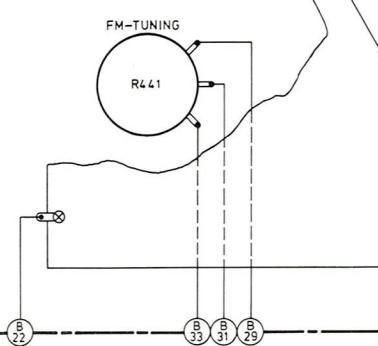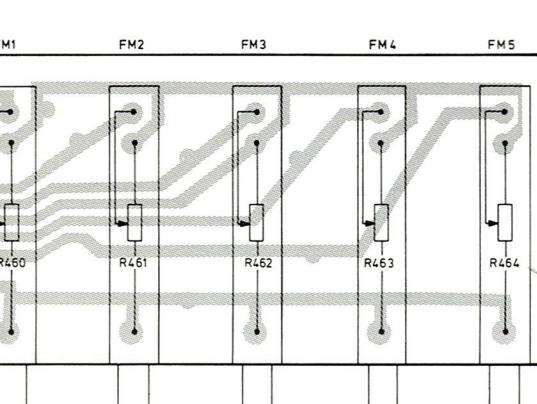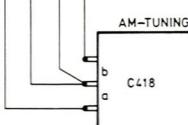AC VOLTAGES
MEASURED: VOLUME 20W = 8.95V // 4Ω
TONE 0
BALANCE 0
POSITION : TAPE
 $f=1\text{kHz}$ VIA 22kΩ AT BU2 POINT 3 AND 5
 $Ui=180\text{mV}$




10655 E

R	917.883.885.879.877.881.887.875.871.873.869.863.903.889.899.861.895.891.901.859.865.905.867.893.911.909.855-858.886.884.904.918.862.864.860.882.880.878.876.872.874
C	831.833.825.823.829.819.821.827
MISC.	TS755.TS761a.TS753.D775.TS761b.TS763a.TS757.TS759.D781.D777.TS751.TS785.TS763b.D779.TS754.TS762b.TS756.D776.TS762a.TS752.D782.D778.TS758.TS764a.TS760.S7

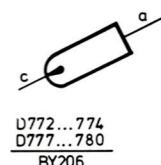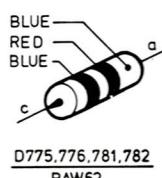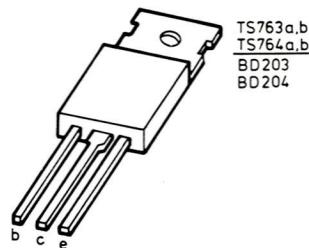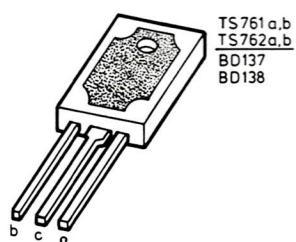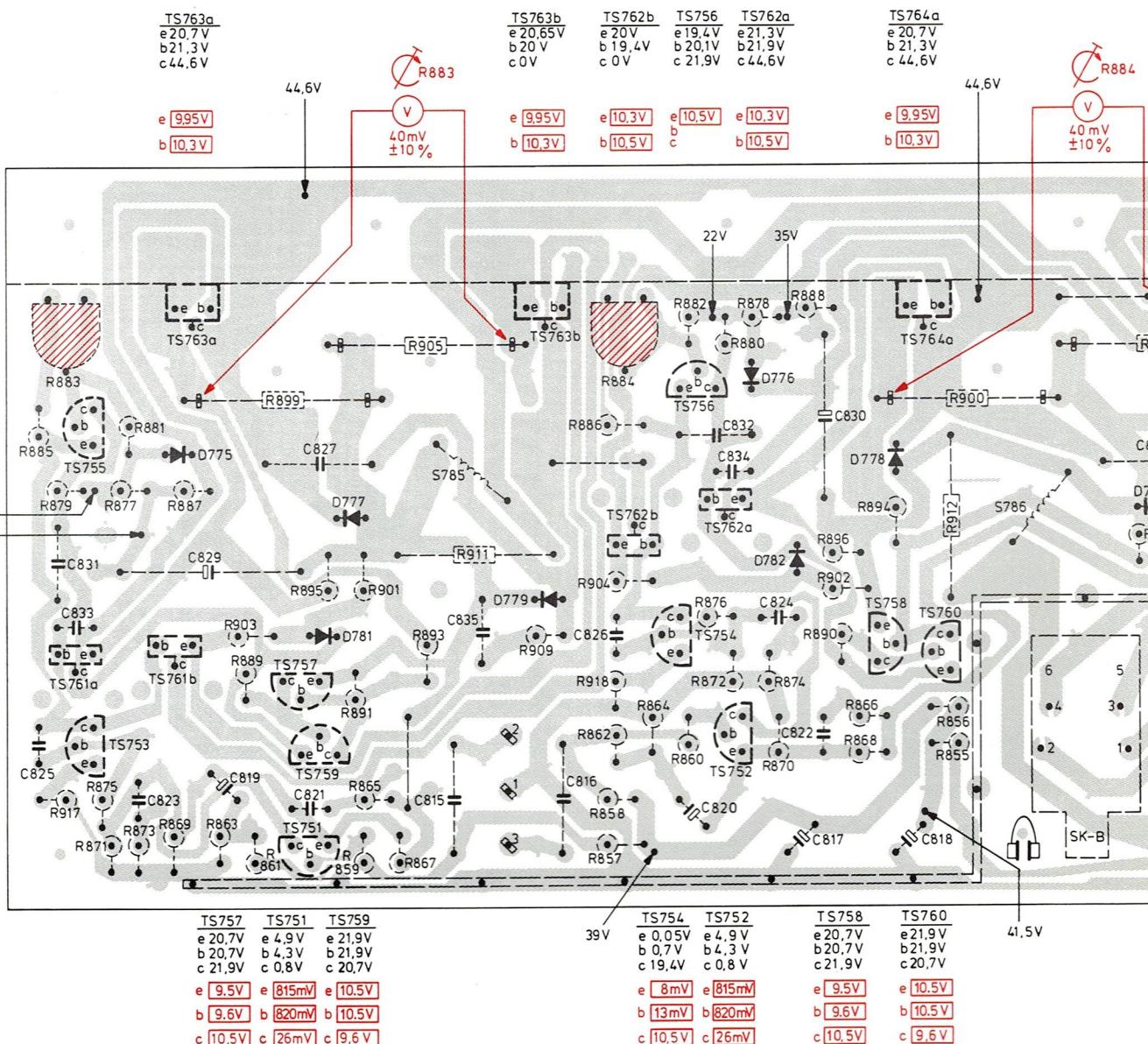

828	836~838	811	810 809	812.813	807	806 805
64a.TS760.S786	D780.	TS764b	BU7	BU6.D772~D774.	BU5	D769.BU4.F791...F793

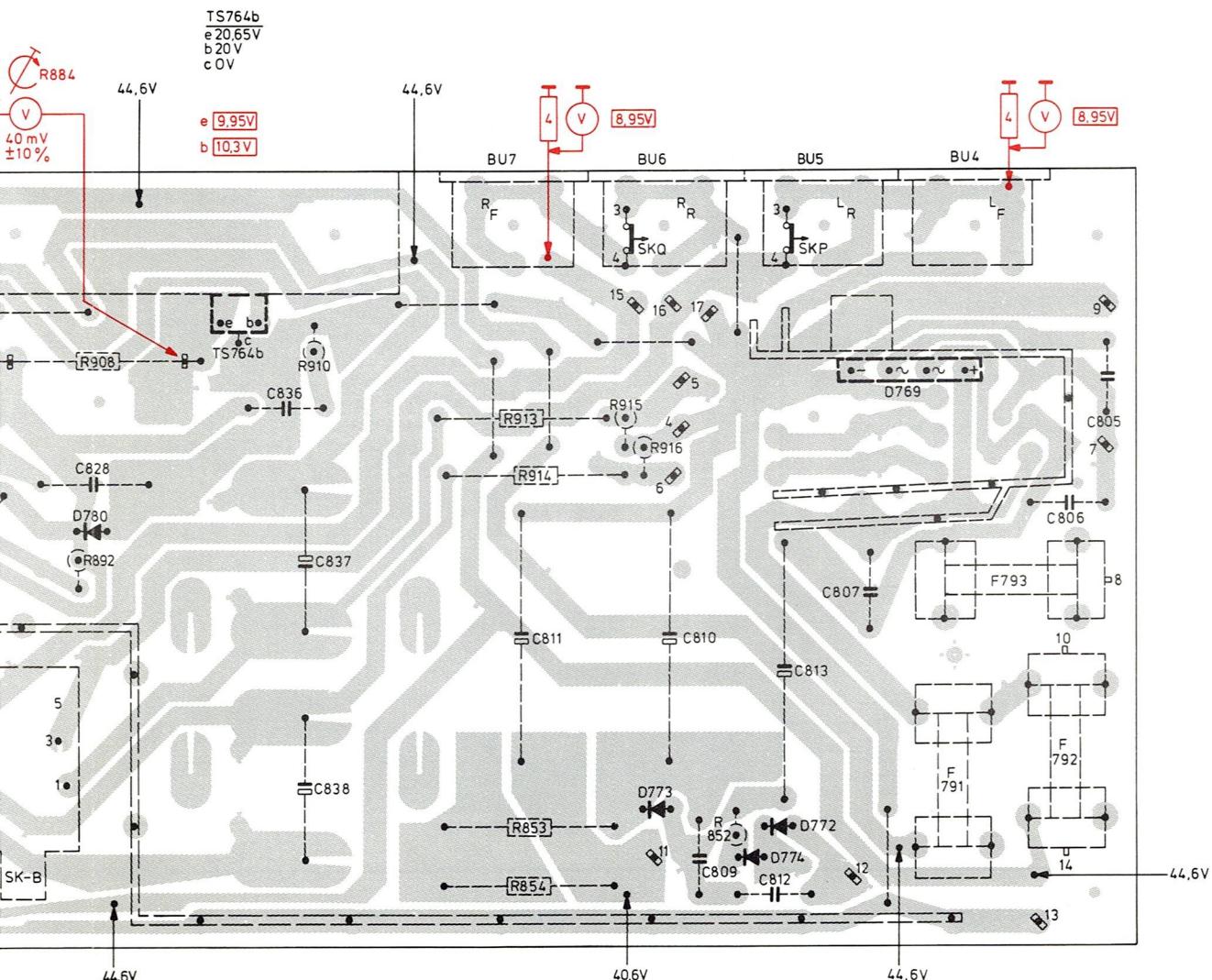

AC VOLTAGES
MEASURED : VOLUME 20W = [8.95V] // 4Ω
TONE 0
BALANCE 0
POSITION : TAPE
f=1kHz VIA 22kΩ AT BU2 POINT
3 AND 5
Ui = 180mV

ELECTRONIC VOLTMETER
≥ 40 kΩ/V



106540

CS56184

U405

FM-TUNER


4822 210 10179

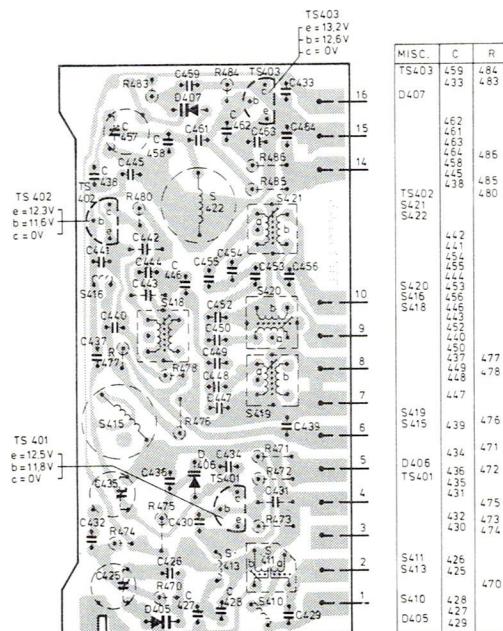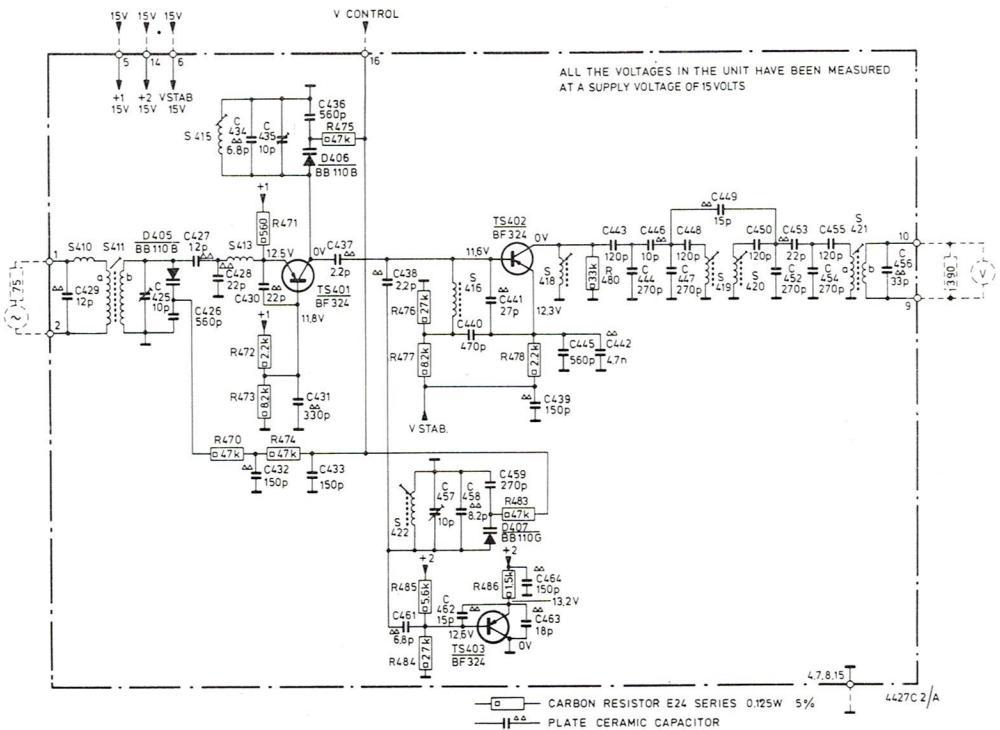

8879B2/A

U406

FM-SELE

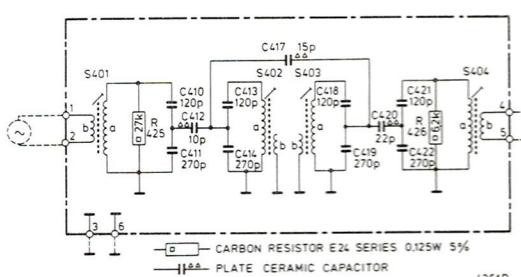


4361B

See the note * in the text of the trimming table


CS56187

U407 FM-IF UNIT

4822 214 50124

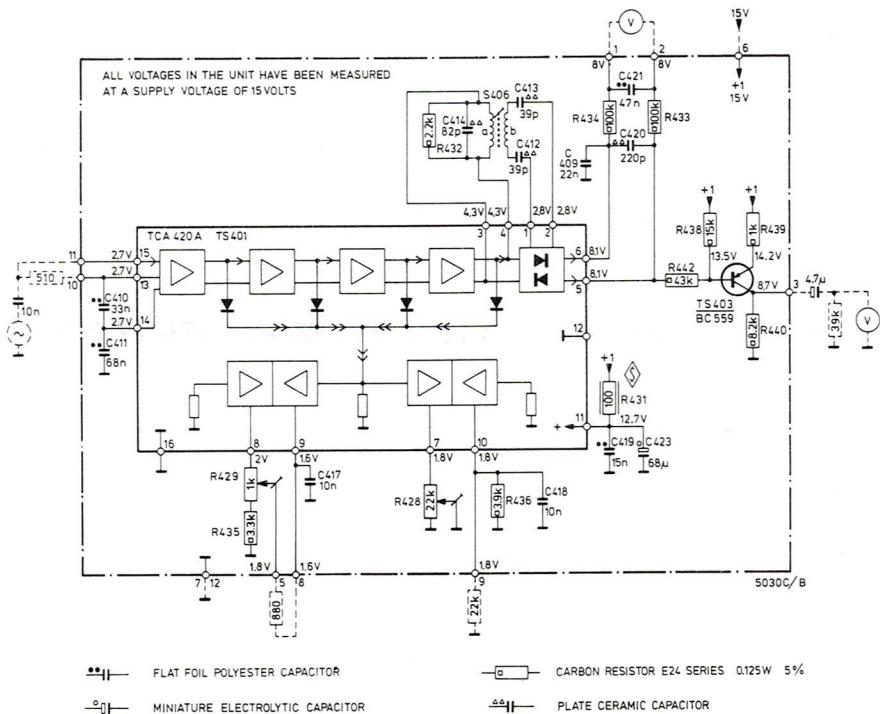

R	431 438 439	436 435 428 440 432 433	442 429 434
C	410 423 417 411 419 418	412 413 420	414 421 409
MISC	TS403	TS401	TS406

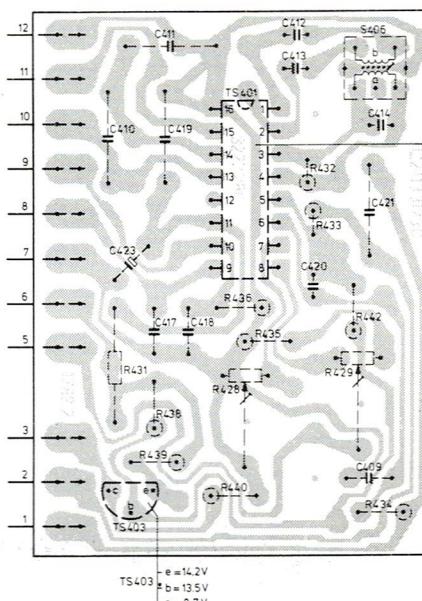


- TS401
 1 = 2.8V
 2 = 2.8V
 3 = 4.3V
 4 = 4.3V
 5 = 8.1V
 6 = 8.1V
 7 = 1.8V
 8 = 2V
 9 = 1.6V
 10 = 1.8V
 11 = 12.7V
 12 = 0V
 13 = 2.7V
 14 = 2.7V
 15 = 2.7V
 16 = 0V

4895B/B




ACTIVITY UNIT 4822 214 50123

R	426	425
C	422 421 420 419	418 417 413 414 412 411
S	404	403 402



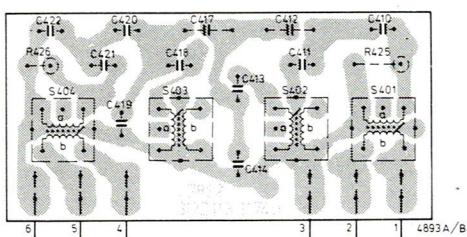
TS403
 e = 14.2V
 b = 13.5V
 c = 8.7V

4893A/B

R							852-854	913-915
C		435					805-807	809-813
MISC.			F790 BU3	F795	S414	F794	F792 F793 BU4 F791 D769	BUS D772-D774 BU6

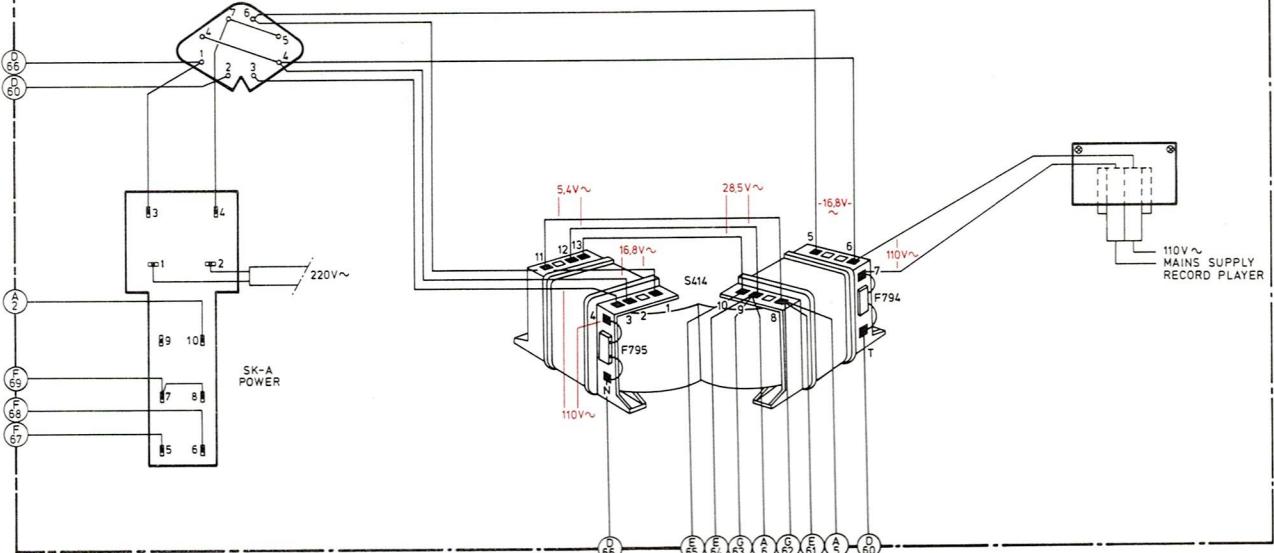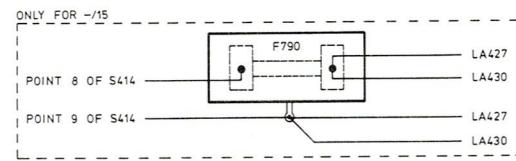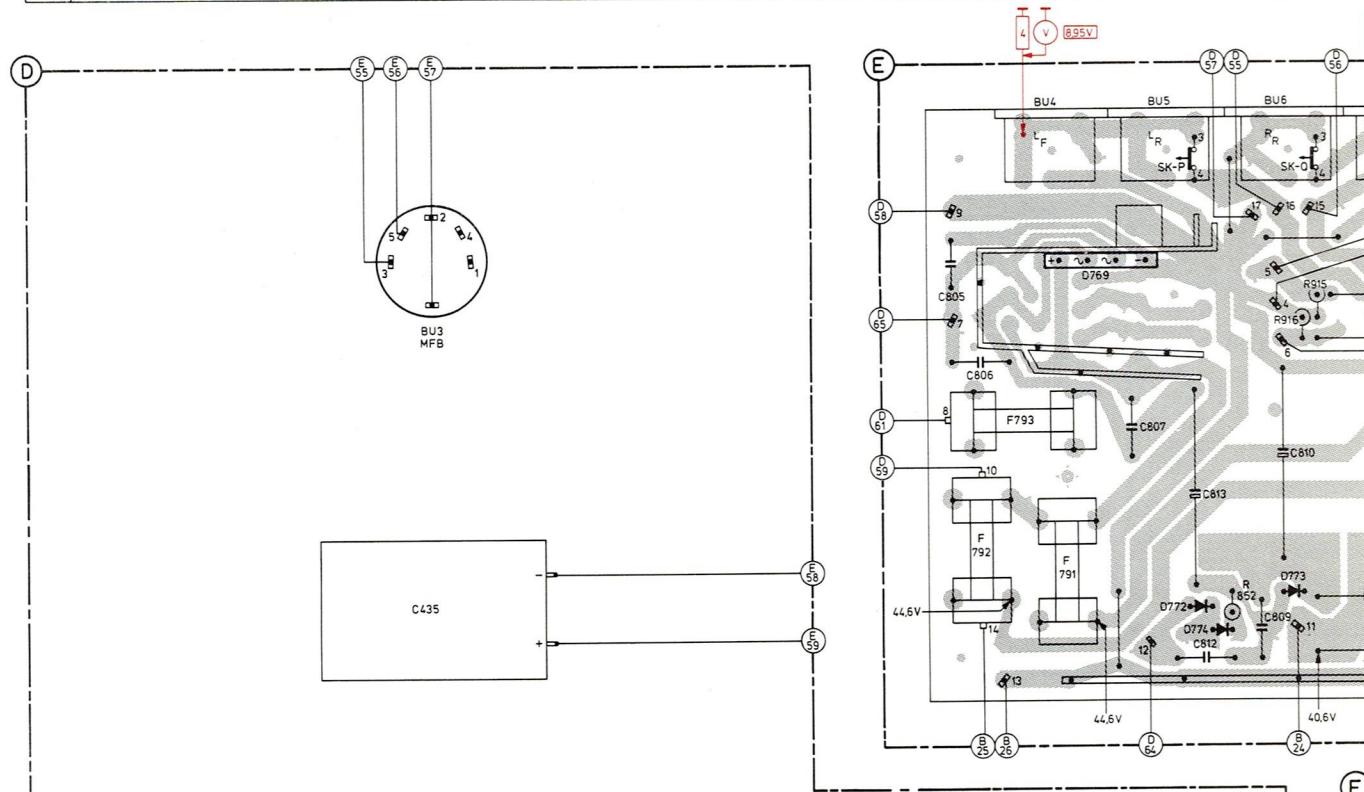

4	913...916	910	908 892	856.855.900.912.894.890.866.868.888.896.902.860.864.862.858. 870...887 857.869.861.859.867.865.863.889.891.893.904.894.909.911.905.901.895.899.903.917	
	836...838	828	818 822 830.817.824.832.834.820	826 816 835 815	827.821 819.829 823 833.831.825
BU7	TS764b	D780	S786.TS760.TS758.TS764a.D778.D782.TS752.0.776.TS762a.TS756.TS754.TS763b.D777.TS751.D781.TS759.TS757.TS761b.BU8.LA430.TS763a.0.775.TS755.TS753.TS761a		

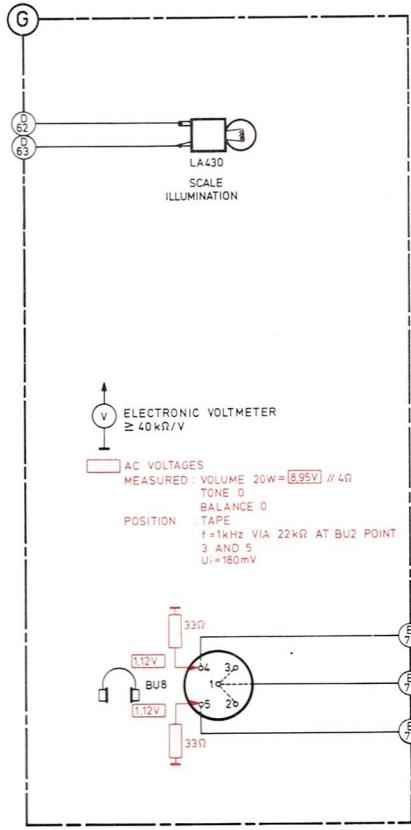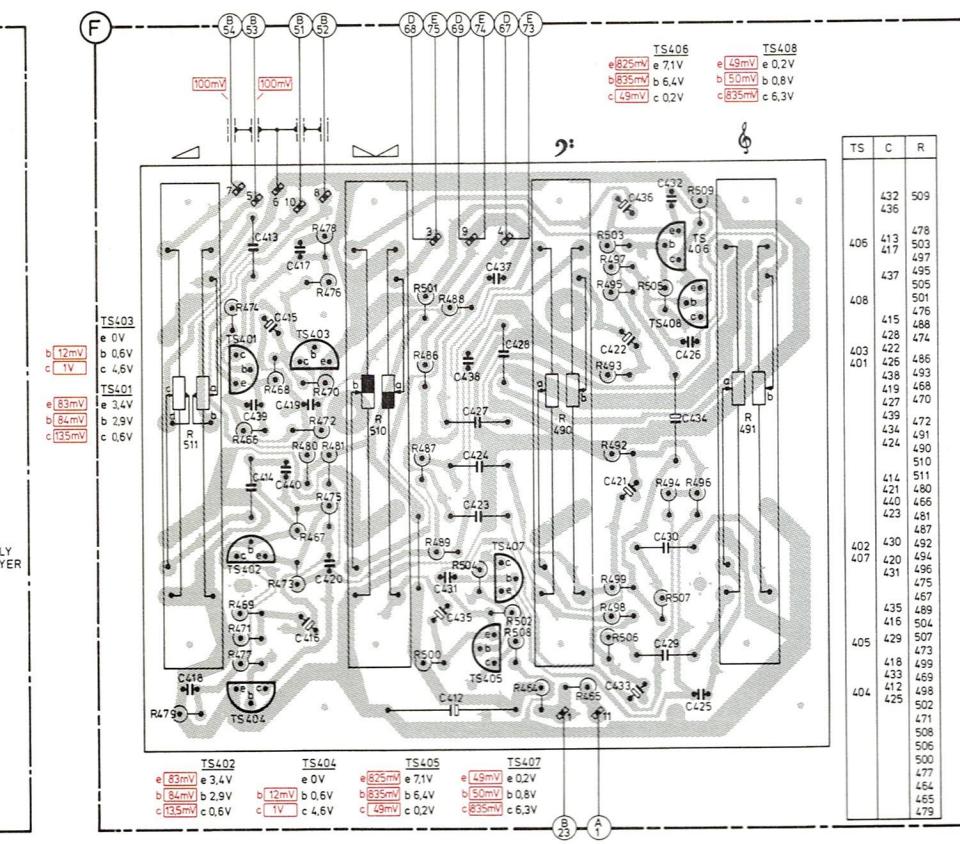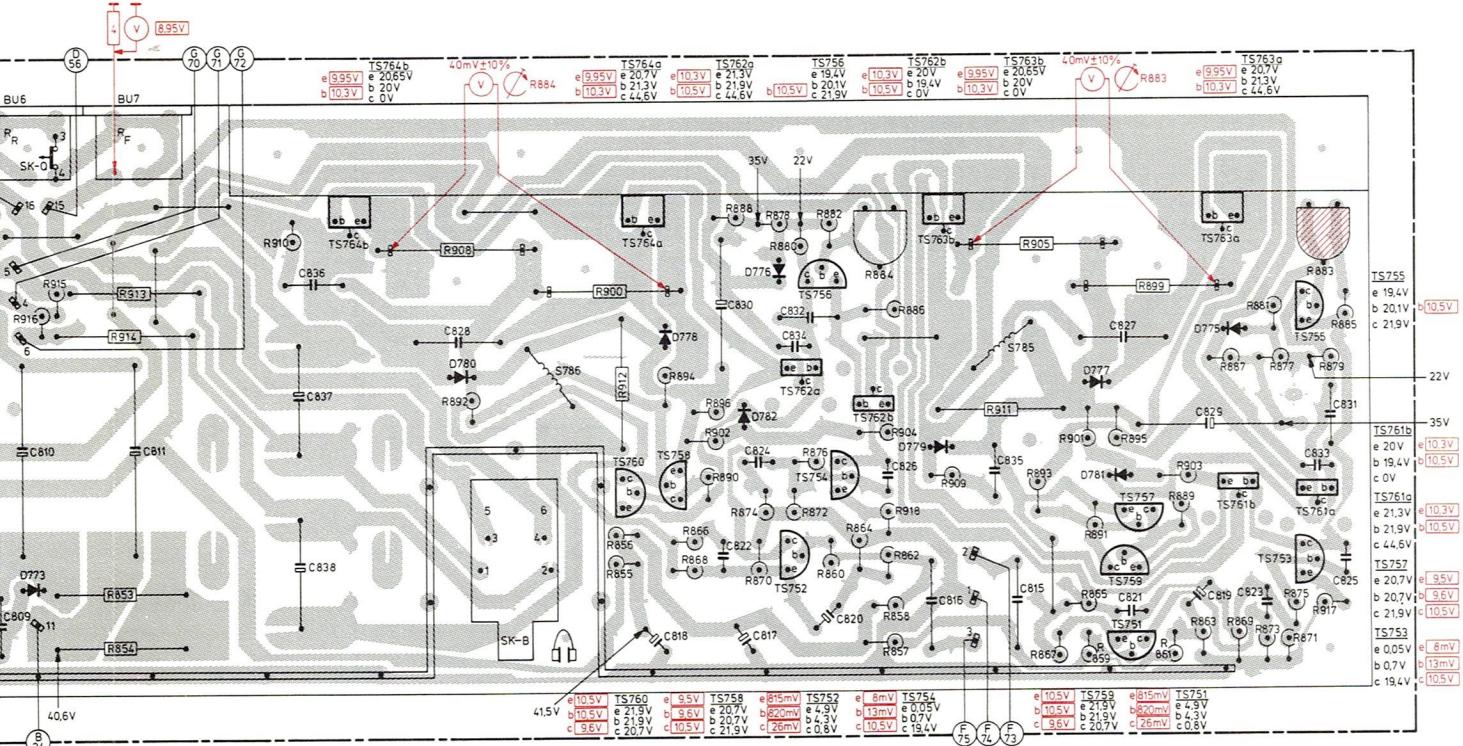


10556 E

CS56186

U411


STABILIZER UNIT

4822 214 50125

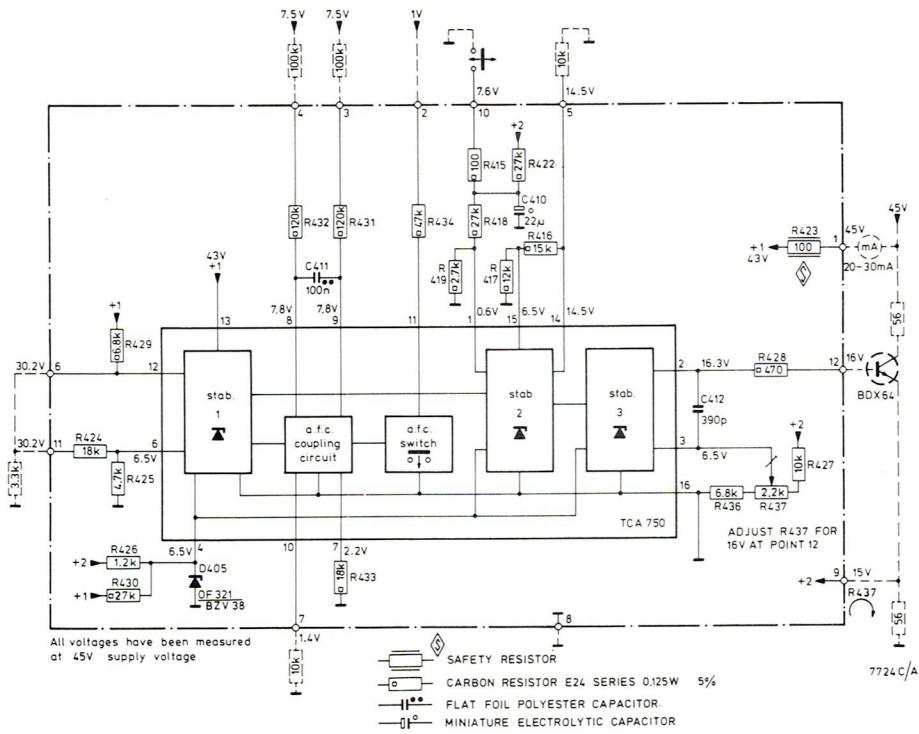


7724/A


MISC	D405	IC401
C	410 412 411	
R	428 437 426 435 424 427 415 422 418 419 430 425 +33	432 429 419 417 416 423 431 434

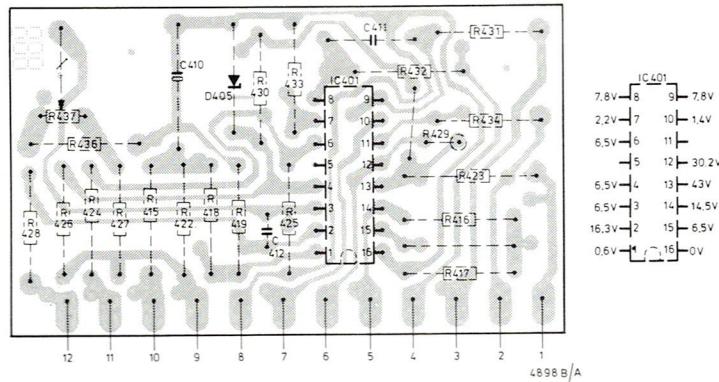

4898 B/A

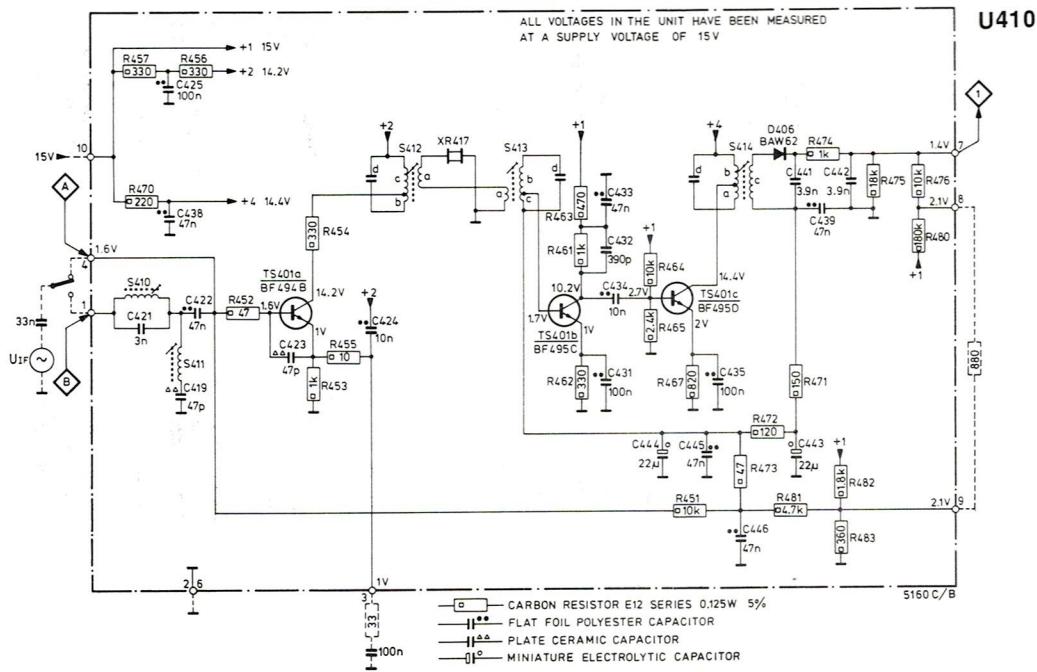

U410 AM-IF UNIT

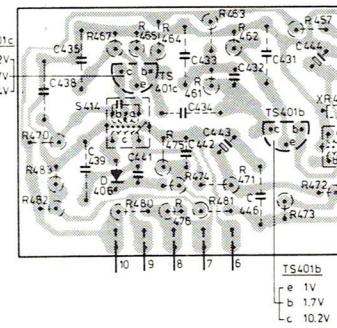
452 kHz
460 kHz
470 kHz1.7V
0.6V
0.4V

U409



STEREODECODER

4822 210 30028

MISC.	IC401 S409	TS403	D407	TS404, 405	MISC.
C	415	420	423, 418	416	C
R	452	453	459, 460, 461	463, 464, 462, 454	R

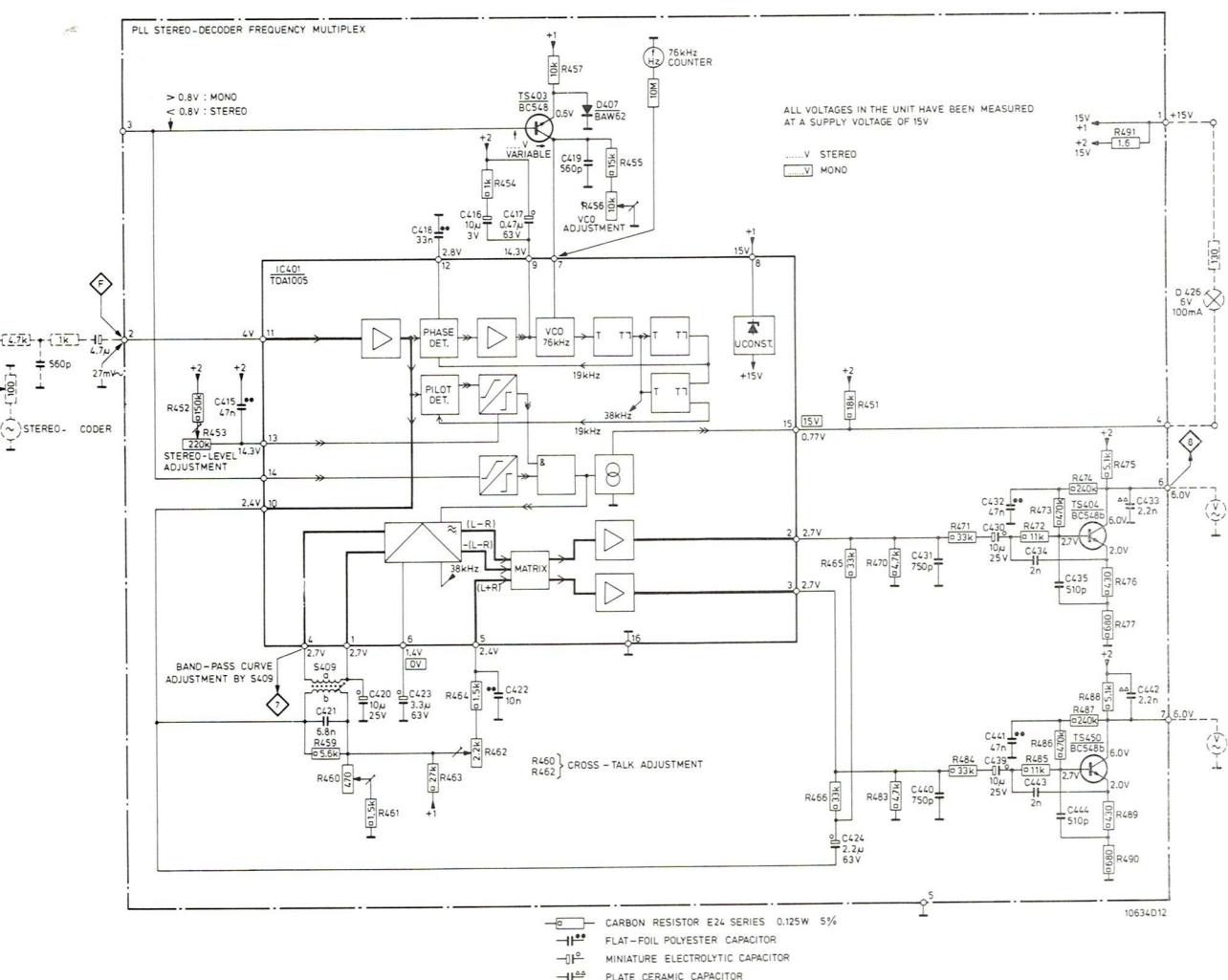



- 4822 212 40018
- 4822 214 50122
- 4822 214 50134

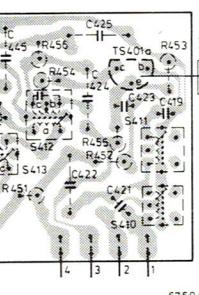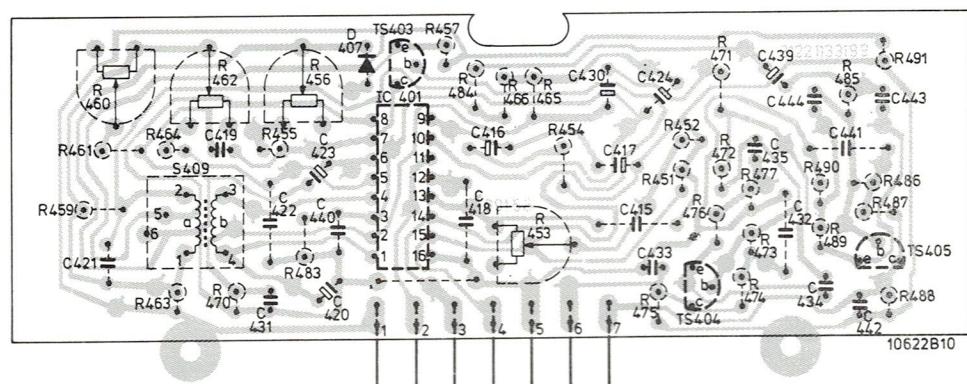

IC401a
e 1V
b 1.6V
c 14.2V

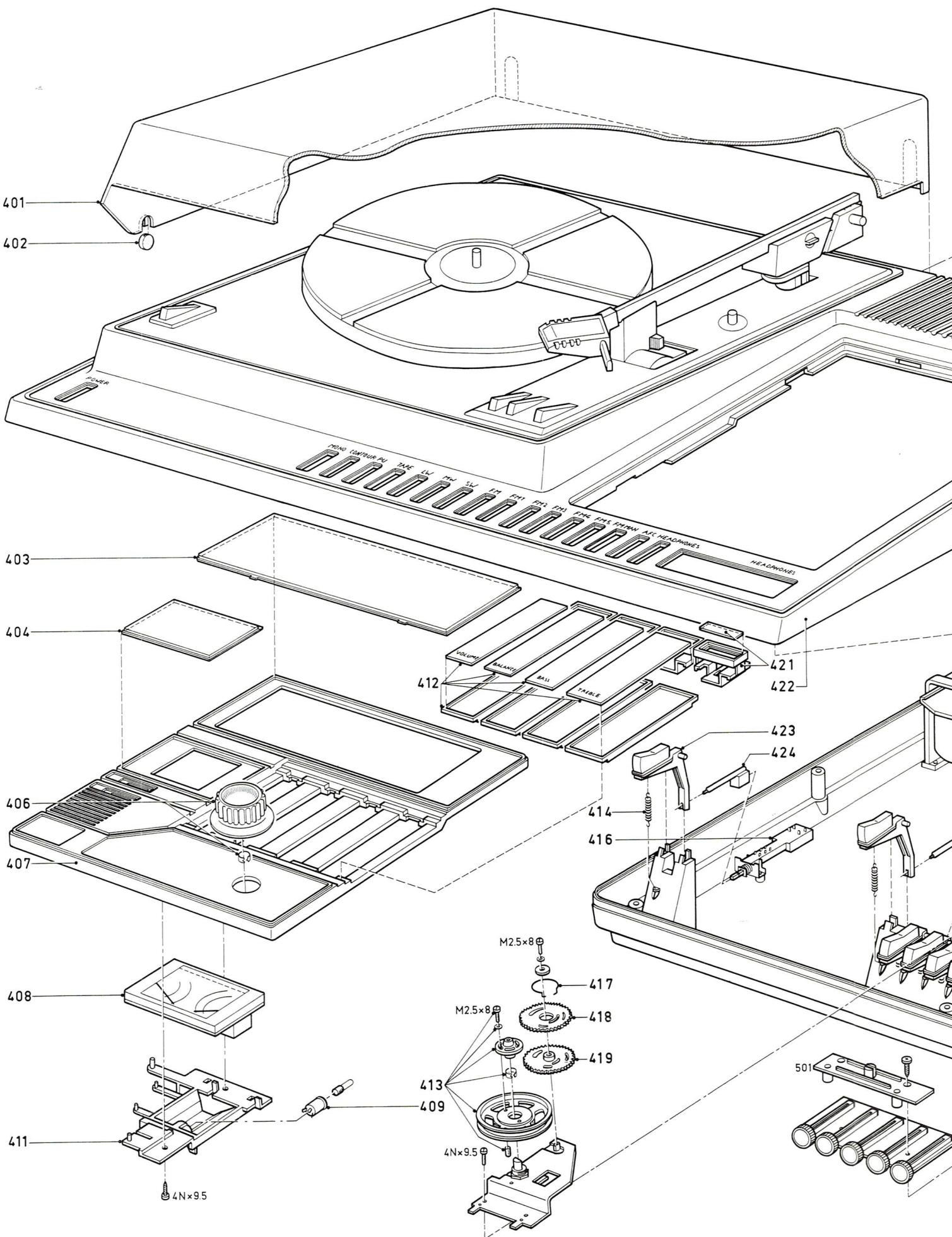
See the note * in the text of the trimming table



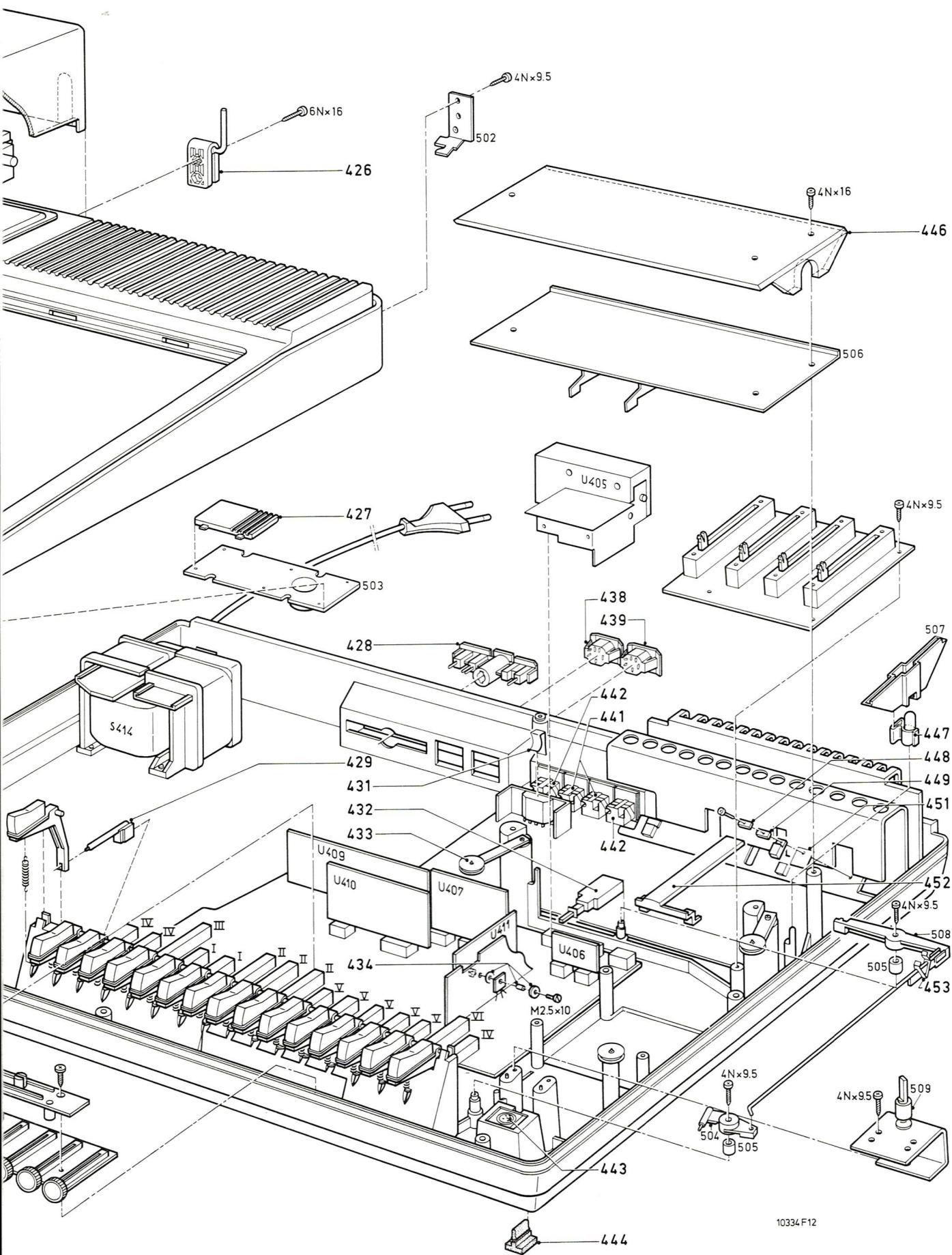

10334F12

401	4822 426 60111	419	4822 522 31238	439	4822 267 40201
402	4822 532 60661	421	4822 411 60508	441	4822 267 30271
403	4822 459 40287	422+407 } -00/15/22	4822 426 40091	442	4822 267 30264
404	4822 459 40286	427,503 } -/28	4822 426 40094	443	4822 267 40215
406	4822 413 50915	423	4822 410 40127	444	4822 462 70993
407	4822 454 10529	424	4822 528 90261	446	4822 333 50536
408	4822 347 20082	426	4822 417 10631	447	4822 255 10007
409	4822 255 20068	427	4822 426 60109	448	4822 466 80671
411	4822 404 20219	428	4822 267 20155	449	4822 532 50991
412	4822 426 60112	429	4822 528 90259	451	4822 255 40112
413	4822 528 80657	431	4822 492 40658	452	4822 450 80485
414	4822 492 31088	432	4822 276 10579	453	5322 492 64079
416	4822 276 10557	433	4822 528 80155		
417	4822 492 40553	434	4822 255 40115		
418	4822 522 31239	438	4822 267 40201		

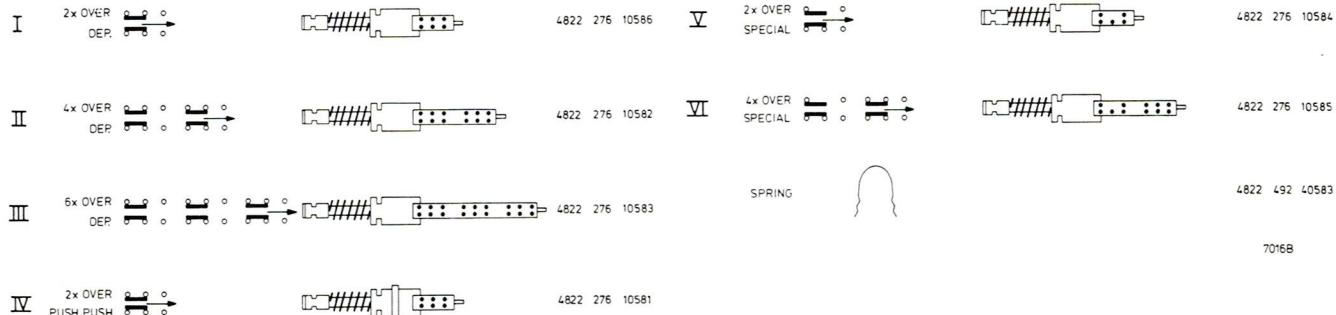

(GB)

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.

(I)

Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.

(NL)

Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.

(S)

Säkerhetsbestämmelserna kräver att varje reparation skall utföras korrekt med hänsyn till ursprunglig placering av komponenter, ledningar etc. och med användning av föreskrivna reservdelar.

(F)

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

(DK)

Myndighedernes sikkerheds- og radiostøjbemmelser krever, at enhver reparation skal udføres korrekt m.h.t. overholdelse af originalplacering og montering af komponenter, ledningsbundter, etc., og ved anvendelse af de foreskrevne reservedele.

(D)

Die Sicherheitsvorschriften erfordern, dass das Gerät sich nach der Reparatur in seinem originalen Zustand befindet und dass die benutzten Einzelteile den aufgeführten Teilen identisch sind.

(N)

Sikkerhetsbestemmelser krever at apparatet blir gjennopprettet til original utførelse og at deler som er identiske med de som er spesifisert, blir benyttet.

(SF)

Korjatessa laitetta on turvallisuussyyistä ehdottomasti eneteltävä oikein ja käytettävä tehtaan määräämää alkuperäisvaraosia.

-Miscellaneous-			619	Trimpotm. 2,2 kΩ	4822 100 10029
S414 Mains transformer			623	Safety res. 22 Ω - 0,67 W	4822 111 50352
S415 Ferroceptor			685,686	Metal film res. 100 kΩ - 0,4 W	5322 116 54696
C418 Variable capacitor			689,690	Metal film res. 36 kΩ - 0,4 W	5322 116 54662
IND420,421 Indicator			695,696	Metal film res. 6,8 kΩ - 0,4 W	5322 116 54012
-U- Units			852	Safety res. 22 Ω-0.5W	4822 111 30002
405 FM-tuner			853	Safety res. 330 Ω - 0,67 W	4822 111 50139
406 FM-selectivity			854	Safety res. 390 Ω - 0,67 W	4822 111 50364
407 FM-IF			857,858	Metal film res. 301 kΩ-0,4 W	5322 116 54743
409 Stereodecoder			861,862	Metal film res. 37,4 kΩ - 0,4 W	5322 116 54663
410 AM-IF 452 kHz			867,868	Metal film res. 3,01 kΩ-0,4 W	5322 116 50524
410 AM-IF 460 kHz			869,870	Metal film res. 1 kΩ - 0,4 W	5322 116 54549
410 AM-IF 470 kHz			883,884	Trimpotm. 1 kΩ	4822 100 10037
411 Stabilizer			899,900	Wire wound res.	4822 113 60116
411 Stabilizer			905,908	0,39 Ω - 2 W	
-TS- 			917,918	Safety res. 5,6 Ω - 0,33 W	4822 111 30435
401,402,504 BC559			417,418,437	Plate cap. 2.2nF-10%	4822 122 30114
403,404 BC549B			438,554	Plate cap. 100pF-2%	4822 122 31081
405,406,751 BC558			419,420	Plate cap. 560pF-2%	4822 122 30126
752,759,760 BC558			425,426	Plate cap. 10 pF-2 %	4822 122 31054
407,408,501 BC548			431,432	Elco 4700 μF, 63 V	4822 124 70198
509,757,758 BC548			435	Plate cap. 220pF-10%	4822 122 30094
502 BF495			439,440	Flat foil cap. 150 nF - 20 %	4822 121 40104
505,506, BC548B			523,524	Plate cap. 1nF-10 %	4822 122 31175
755,756 BC548B			529,589	Plate cap. 390nF-2%	4822 122 30091
507 BD135			531	Micro poco 2,7 nF - 5 %	5322 121 54065
508 BF241			532	Plate cap. 120pF-2 %	4822 122 30093
753,754 BC547			535	536,538, Trimmer 20 pF	4822 125 50045
761,762 Pair BD137/138			540,547,	551,555	
763,764 Pair BD203/204			549	Micro poco 169 pF - 1 %	4822 121 50616
-D- 			552	Plate cap. 8.2 pF	4822 122 31194
510,511,775 BAW62			553	Micro poco 294 pF-1%	4822 121 50617
776,781,782 BAW62			557	Micro poco 1,8 nF-2%	5322 121 54044
769 BY225			567,568	Plate cap. 220pF-10%	4822 122 31173
772,773,774 BY206			569,570	Micro poco 4,3 nF-5%	5322 121 54062
777,778, BY206			571	Flat foil cap. 15 nF - 10 %	4822 121 41138
779,780 BY206			581,582	Plate cap. 560pF-10%	4822 122 31166
S- 			583,584	Flat foil cap. 220 nF - 20 %	4822 121 40427
515 Aerial coil SW			590...593	Plate cap. 10 nF-20%	4822 122 30043
516 Oscillator coil SW			821,822	Plate cap. 470 pF-10%	4822 122 31177
517 Oscillator coil MW			823,824	Plate cap. 1.2nF-10%	4822 122 31171
518 Oscillator coil LW			837,838	Elco 3300 μF, 40 V	4822 124 70312
519 Trafo coil 300/75 Ω					
785,786 Coil					
-R- 					
441 Potmeter 100 kΩ spec. lin.					
460...464 Potmeter 100 kΩ spec. multiturn					
464,709 Safety res. 100 Ω- 0,33 W					
466,467, Metal film res.					
492,493 { 47 kΩ - 0,4 W			D426	LED-green, CQY66	4822 130 30937
468,469, Metal film res.			LA427	6 V - 1 W	4822 134 40385
679,680 { 220 kΩ - 0,4 W			D429	LED-red, CQY65	4822 130 30936
490,491 Slide potm. bass/high 47 kΩ			LA430	6 V - 320 mA	4822 134 40053
494,495 Metal film res. 330 kΩ - 0,5 W					
510 Slide potm. balance 22 kΩ					
511 Slide potm. volume 2x (80+20) kΩ					
604,615 Trimpotm. 10 kΩ					
605,617 Trimpotm. 220 kΩ					
-F- 					
790 Fuse 1A-T (only for -15)			790	Fuse 1A-T (only for -15)	4822 253 30021
791,792 Fuse 2A-T			791,792	Fuse 2A-T	4822 253 30025
793 Fuse 4A-T			793	Fuse 4A-T	4822 253 30028
794,795 Fuses in mains transformer			794,795	Fuses in mains transformer	4822 252 20017