

HiFi Studio RPC 300

HiFi nach DIN 45500



Bild 1 HiFi-Studio RPC 300

Das GRUNDIG HiFi-Studio RPC 300 ist ein Dreiweg-Studio, das neben dem AM-FM-Rundfunk-Empfangsteil noch einen Automatik-Plattenwechsler (Dual 1226) und einen Cassettenrecorder (CN 500) besitzt. Die Musikleistung des NF-Verstärkers beträgt 120 W bei Verwendung von vier Lautsprecherboxen (= 4 x 30 W nach DIN 45 500).

Das Gerät erfüllt bzw. übertrifft die Forderungen der HiFi-Norm DIN 45 500 in jeder Betriebsart. Ebenso werden die Sicherheitsbestimmungen des VDE, die Störstrahlungsbedingungen nach C. I. S. P. R. ¹⁾ 24/3 und selbstverständlich auch die Vorschriften der Deutschen Bundespost eingehalten. Darüber hinaus entspricht das Gerät auch den besonderen Sicherheits- und Störstrahlungsbedingungen einzelner Länder, z. B. Dänemark, Finnland, Schweden, Norwegen, Schweiz, USA. Des weiteren gewährleisten spezielle Maßnahmen eine gute Festigkeit gegenüber unerwünschter HF-Einstrahlung durch benachbarte Funkdienste (Feuerwehr-, Polizei-, Taxifunk etc.).

Die äußere Erscheinung des RPC 300 wird bestimmt durch die funktionell angeordneten Bedienungs- und Kontrollorgane an der Vorderseite des Gerätes sowie durch die getönte Abdeckhaube, unter der man den Plattenwechsler und den Cassettenrecorder erkennt (Bild 1).

¹⁾ C. I. S. P. R. = Comité international spécial des perturbations radioélectriques

Auf der linken Seite der Frontplatte befinden sich fünf Kippschalter: Netzschalter, die beiden Schalter für die Lautsprechergruppen I und II, Rauschfilter- und Linear-/Contourschalter. — Rechts daneben liegen die Dreh-Regler für Lautstärke, Bässe, Höhen und Balance. — Unterhalb dieser Schalter- und Reglergruppe sind die kreisförmigen Berührungsfelder des UKW-Festsenderspeichers und darunter die Abstimmrändel angeordnet. — Etwa in der Mitte der Frontplatte befinden sich das Frequenzanzeige- und das Abstimminstrument, rechts davon die Stereoanzeige für UKW-Stereo sowie die Hauptskala mit beleuchtetem Zeiger und der Abstimmknopf. — Unter der Hauptskala liegen die Drucktasten für Bereichswahl und Zusatzfunktionen in der Reihenfolge: AFC, Muting, Mono, TA, TB, Casette, UKW, Langwelle, Mittelwelle und Kurzwelle. — Die Linie der Drucktasten wird durch zwei Kopfhörerbuchsen abgeschlossen.

Wie bereits erwähnt, werden Plattenwechsler und Cassettenrecorder von einer durchsichtigen, getönten Kunststoffhaube abgedeckt. Durch die in ihren Drehlagern eingebauten Bremsen läßt sich die Haube leicht heben, sie wird bei großem Öffnungswinkel aufgrund der Reibwirkung der Bremsen in jeder beliebigen Stellung gehalten. Bei kleinem Öffnungswinkel dagegen senkt sie sich langsam herab. Ohne Schwierigkeiten kann man die Klarsichthaube aus ihren Lagern

herausziehen und abnehmen. Auch bei geschlossener Haube lassen sich 30-cm-Langspielplatten abspielen, wodurch ein größerer Schutz der Platten vor Staub und Beschädigung gegeben ist.

Auf der Rückseite des Gerätes befinden sich die Anschlußbuchsen für Antenne, externes Tonbandgerät (TB), die beiden Lautsprechergruppen sowie die Netzspannungsanzeige.

Der aus einer Stahlblechwanne bestehende Boden des Studios enthält die Aufnahme zur Befestigung von GRUNDIG Drehfüßen, wie zum Beispiel Drehfuß 4 oder Drehfuß 5.

Neben der Ausführung RPC 300 werden noch zwei weitere Varianten des Gerätes angeboten: Das HiFi-Studio RC 300 und das HiFi-Studio RP 300.

An Stelle des Plattenwechslers befindet sich beim Studio RC 300 ein Fach zur Aufbewahrung von 24 Cassetten.

Das RP 300 besitzt keinen Cassettenrecorder, es kann jedoch nachträglich mühelos durch den Einbau eines CN 500 zum RPC 300 erweitert werden. Hierzu sind lediglich die Seitenteile des CN 500 und das Kunststoffteil aus dem Gehäuse des RP 300 zu entfernen. Die Anschlußkabel für Netz und Aufnahme/Wiedergabe sind im Studio vorbereitet und brauchen vor dem Einschieben des Cassettenrecorders nur an dieses angesteckt zu werden.

Mit Ausnahme der aufgezeigten Unterschiede sind beide Varianten mit dem HiFi-Studio RPC 300 voll identisch. Anhand der Typenbezeichnung kann die Grundausstattung ersehen werden: **R** steht für Rundfunkteil, **P** für Plattenwechsler und **C** für Cassettenrecorder.

Der Plattenwechsler

Der Dual-Plattenwechsler 1226 ist für automatisches Abspielen von Einzelschallplatten oder von maximal sechs Schallplatten hintereinander (Wechsler) eingerichtet. Auch manuelles Abspielen von einzelnen Platten ist möglich, hierbei kehrt der Tonarm nach Erreichen der Auslaufrille automatisch in seine Ruhelage zurück und schaltet den Antrieb ab.

Der Dual 1226 ist für die zwei gebräuchlichen Drehzahlen 45 und 33 U/min. eingerichtet, die durch die Drehzahlfeinregulierung (Pitch) exakt eingestellt werden können; die dazugehörige Stroboskopscheibe liegt dem Gerät bei. Der Tonarm läßt sich durch ein veränderliches Gegengewicht ausbalancieren, das Auflagegewicht kann zwischen 0 und 5 Pond eingestellt werden. Zur Einstellung der Skatingkraft-Kompensation dient die Anti-Skating-Einrichtung mit zwei Skalen, wovon die eine für elliptische, die andere für biradiale Abtastdiamanten gilt. Zur weiteren Ausrüstung gehören Tonarmlift und Magnetsystem Shure M 75 D (mit biradialen Diamanten).

Der Cassettenrecorder

Der Cassettenrecorder CN 500 stellt eine in sich geschlossene Baueinheit mit eigenem Gehäuse dar. Nach Herausdrehen von zwei Schrauben läßt sich ein Teil der Abdeckung vor dem Gerät entfernen, so daß man dieses nach oben entnehmen kann (Bild 2). Es müssen dann lediglich noch das Netzkabel und der Stecker des Aufnahme-Wiedergabekabels abgezogen werden.

Das CN 500 kann als eigenständiges Gerät betrieben werden, z. B. in Verbindung mit einer anderen HiFi-Anlage. Man braucht in diesem Fall nur zusätzlich ein handelsübliches Netzkabel. Es ist jedoch unbedingt erforderlich, den Netzspannungswähler, der von außen zugänglich ist, auf die richtige Netzspannung einzustellen, da der Cassettenrecorder in eingebautem Zustand mit einer Spannung von 120 V aus dem Netztrafo des Studios versorgt wird.

Das Fach für den Cassettenrecorder wird durch eine in das Studiogehäuse eingebaute Stahlblechwanne gebildet, wodurch eine gute Abschirmung des Rundfunkempfangsteiles gegen Störeinstrahlung durch den



Bild 2 Herausnehmen des CN 500

Löschoszillator bei Aufnahme von Rundfunksendungen erreicht wird.

Aus diesem Grunde konnte auf eine Umschaltmöglichkeit der Löschoszillatorfrequenz verzichtet werden. Gleichzeitig wird durch diese Abschirmwanne das CN 500 zusätzlich zu seinen eingebauten Abschirmmaßnahmen gegen Brummeinstreuung durch Netztrafo und Plattenspielermotor geschützt.

Das CN 500 ist für den Betrieb mit Eisenoxid-, Ferrochrom- und Chromdioxidbändern eingerichtet. Zur Umschaltung der Entzerrung sowie der Vormagnetisierungsspannung für die jeweils verwendete Bardart dient der 3-Stufen-Kippschalter auf der Oberseite des Gerätes. Die eingebaute Aussteuerungsautomatik erleichtert das Aufnehmen und gewährleistet gleichbleibende Aufnahmequalität. Der jeweilige Betriebszustand des Cassettenrecorders wird durch

Leuchtdioden angezeigt. Die genaue Beschreibung dieses Gerätes finden Sie ab Seite 826.

Anordnung der Baugruppen

Um die Anordnung der Baugruppen erkennen zu können, muß das Gehäuse abgenommen werden. Dazu erfolgt als erstes die Entfernung von Plattenspieler und Cassettenrecorder.

Zum Ausbau des Plattenspielers löst man zunächst die Sicherungsschraube vorne rechts; danach wird die Haltefeder auf der linken Seite mit einem Schraubenzieher nach innen gedrückt, bis das Chassis frei wird und nach links oben herausgehoben werden kann. Es sind dann nur noch die Stecker des TA-Kabels (platinenseitig) und des Netzkabels abzuziehen.

Der Ausbau des Cassettenrecorders erfolgt in oben dargestellter Weise.

Das Gehäuse ist mit sieben Schrauben am Boden und mit zwei Schrauben am Rahmen der Lautsprecherbuchsen befestigt. Sind diese Schrauben entfernt, so kann das Gehäuse abgenommen werden, und man erkennt die auf dem Bodenblech montierten Baugruppen (Bild 3).

Links hinten befindet sich der Netztrafo, rechts daneben der NF-Verstärker, davor liegt die Regler- und unter dieser die Sensorplatte. Die rechte Seite wird von der Hauptplatine eingenommen, die mit der gesamten Frontpartie einschließlich der Regler- und Sensorplatte durch eine Metallschiene verbunden ist. Rechts am Rahmen der Hauptplatine ist ein Aufsteckteil aus wärmebeständigem

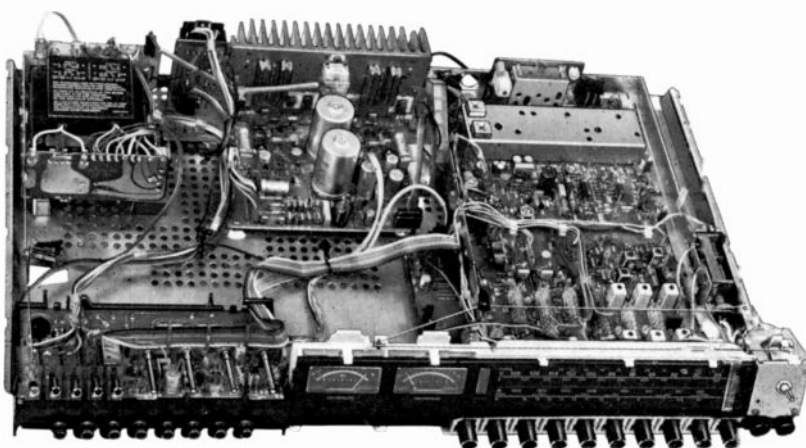


Bild 3 Anordnung der Baugruppen

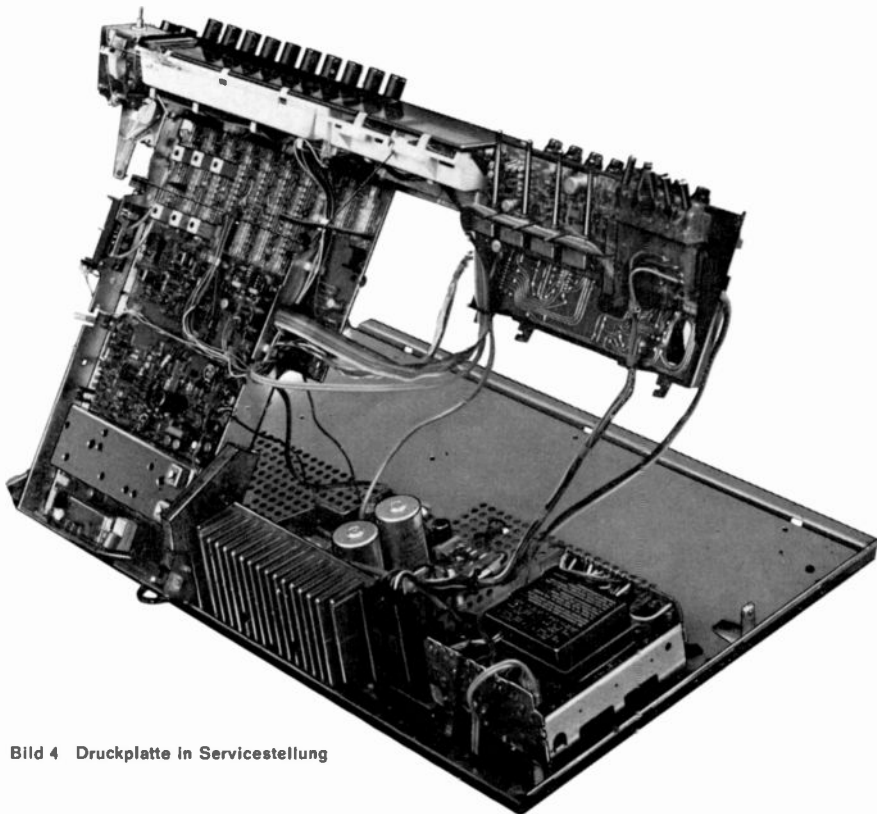


Bild 4 Druckplatte in Servicestellung

Kunststoff befestigt. Hiermit kann im Servicefall die gesamte Hauptbaugruppe schräg geneigt auf die äußerste Rippe des Kühlkörpers gesteckt werden (Bild 4). Diese Maßnahme erlaubt bequemes Arbeiten an der Lötseite der Hauptplatte.

Auf der Hauptplatte befinden sich hinten links die TB-Buchse, daneben das UKW-Mischteil und die Antennenbuchse. Davor liegt das ZF-PLL-Decoder-Modul, vor diesem das 34-V-Netzteil, der Stabilisierungs-IC für die Abstimmspannung (IC 1001), der Verstärker des Frequenzanzeigeelementes, die Muting-Schaltung (IC 1002) und das 19-kHz-Filter. — Links vorne sind NF-Stummschaltung, NF-Vorverstärker sowie Teile des Rauschfilters angeordnet, rechts das AM-Empfangsteil mit seitlich am Rahmen befestigtem Drehkondensator.

Alle Baugruppen des Studios sind durch Stecker elektrisch miteinander verbunden, ein leichtes Ein- und Ausbauen der Baueinheiten wird dadurch ermöglicht (Modul-Technik).

Die meisten der im RPC 300 verwendeten Baugruppen werden an anderer Stelle ausführlicher beschrieben, es soll daher hier nur kurz auf ihre besonderen Eigenschaften eingegangen werden. Eine detailliertere Beschreibung erfolgt jedoch für die Muting-Schaltung im Anschluß an diesen Artikel, da die Verwendung von Operationsverstärkern eine grundlegende Neuerung darstellt.

Der Netztrafo

Der Netztrafo ist in einem Stahlblechrahmen montiert. Primärseitig ist er für den Anschluß an 110 V, 130 V, 220 V und 240 V vorgesehen. Die Einstellung auf die jeweils vorhandene Netzspannung erfolgt durch entsprechendes Umlöten der hierfür vorgesehenen Lötbrücken. Die Sekundärwicklungen liefern die zum Betrieb des Gerätes erforderlichen Spannungen (2 x 26 V, 2 x 17,7 V, 63 V, 12,6 V). Gegen Überlastung ist der Trafo durch einen eingebauten Thermo-Schalter geschützt.

Neben dem Netztrafo trägt der Stahlblechrahmen auch zwei Druckplatten. Auf der hinteren erfolgt die Verdrahtung der Primärwicklungen. Hier liegen Netzspannungsumschaltung, Netzschalter und Primärsicherung sowie die Anschlüsse für die Thermo-Schalter, für Plattenspieler und Cassettenrecorder. Für diese beiden Geräte ist der Netztrafo als 110-V- bzw. 120-V-Autotrafo geschaltet, sie brauchen daher bei einem Wechsel der Netzspannung nicht gesondert umgeschaltet zu werden. Der Netzschalter ist durch einen Seilzug mit dem Kipphebel an der Vorderseite des Gerätes verbunden.

Auf der vorderen Platte werden die Sekundärwicklungen verdrahtet. Neben den beiden 6,3-A-Sicherungen der Leistungswicklung ist hier auch der dazugehörige Brückengleichrichter (GL 701) angeordnet. Die Sekundärplatte ist über einen Mehrfach-

stecker mit dem NF-Verstärker verbunden; dort sind Gleichrichter- und Stabilisierungsschaltungen aufgebaut, die 12-V-Gleichspannung sowie 55,5 V und 15,5 V stabil erzeugen.

Der NF-Leistungsverstärker

Die mechanische Basis für den NF-Endverstärker ist der Kühlkörper; er trägt die Lautsprecherbuchsen und deren Druckplatte sowie die große Verstärkerplatte.

Der gesamte Leistungsverstärker wird mit zwei symmetrischen Gleichspannungen versorgt, es sind deshalb keine Auskoppelklos erforderlich. Als Endtransistoren werden je Kanal zwei komplementäre Darlington-Leistungstransistoren verwendet (T 2008/T 2009 bzw. T 3008/T 3009). Sie sind zusammen mit dem Stromregel-Transistor (T 2005 bzw. T 3005) auf den Kühlkörper montiert. Durch diese Anordnung wird ein enger Wärmekontakt zwischen den Transistoren und damit ein stabiler Ruhestrom unter jeder Bedingung gewährleistet. Aufgrund der hohen Verstärkung der Darlingtontransistoren kann die Verlustleistung des Treibers klein gehalten werden; es genügt daher ein Kleinsignaltransistor (T 2004 bzw. T 3004). Die Leistungstransistoren werden durch den auf den Kühlkörper geschraubten Thermo-Schalter gegen Über-temperatur geschützt.

Die Eingangsstufe des Endverstärkers bildet ein Differenzverstärker, dessen Emitter über eine Konstantstromquelle gespeist werden. Auf den einen Eingang des Differenzverstärkers gelangt das NF-Eingangssignal, auf den anderen die Gegenkopplungsspannung vom Lautsprecherausgang.

Die Ausgangssignale der beiden Endstufen werden über eine Steckverbindung zu den auf der Reglerplatte liegenden Schaltern für die Lautsprechergruppen und den Kontaktschieber des Netzschalterhebels gebracht, über dessen Kontakte der Verstärkerausgang beim Ausschalten des Gerätes kurzgeschlossen wird. Hierdurch werden durch das Absinken der Betriebsspannung verursachte Störgeräusche unterdrückt. Die Schalter für die Lautsprechergruppen sind wiederum durch eine steckbare Leitung mit den Lautsprecherbuchsen verbunden.

Die Reglerplatte

Die Reglerplatte und die Sensorplatte sind übereinander in einem Kunststoffrahmen eingerastet, der — wie bereits erwähnt — durch eine Metallschiene mit den Instrumenten, der Hauptskala und der Chassisplatte verbunden ist.

Bild 5 zeigt die beiden Bausteine.

Auf der Reglerplatte befinden sich Netz-, Lautsprechergruppen-, Rauschfilter- und Linear-/Contourschalter, die Regler für Lautstärke, Bässe, Höhen und Balance, das Klangreglernetzwerk und Bauteile des Rauschfilters. Die Klangregelung erfolgt mit einer aktiven Klangreglerschaltung durch eine Änderung von Kopplung und Gegenkopplung zweier Verstärkerstufen, was durch den Baß- und Höhenregler in Abhängigkeit von der Frequenz geschieht. Bei Mittelstellung der Klangregler ist der Frequenzgang des Regelnetzwerkes linear.

Der Lautstärkeregler ist mit einer lautstärkeabhängigen Frequenzgangkorrektur (Physiologie) versehen, die durch den Linear-/Contourschalter ab-, d. h. auf linear geschaltet werden kann.

Das Rauschfilter ist als verstellertes Spulenfilter aufgebaut. Die Kondensatoren des Filters sind auf der Reglerplatte, die Spulen jedoch auf der Hauptplatte angeordnet. Hier befindet sich auch eine weitere Anordnung von Kondensatoren, die beim UKW-Rundfunkempfang und ausgeschaltetem Rauschfilter mit den Spulen zu einem ebenfalls verstellerten 15-kHz-Filter zusammenschaltet werden. Bei eingeschaltetem Rauschfilter kommt die UKW-Filterschaltung nicht zustande, es ergibt sich in diesem Fall wieder der Frequenzgang des Rauschfilters mit einer Grenzfrequenz von 7 kHz.

Der NF-Vorverstärker

Als NF-Vorverstärker wird der rauscharme Zweifach-Operationsverstärker TBA 231 (IC 1004) verwendet. Durch die TA-, TB- und Cassetten-Tasten wird seine Verstärkung auf das zur Pegelanpassung der jeweiligen Signalquelle erforderliche Maß umgeschaltet. Die Verstärkungsumschaltung erfolgt durch Änderung der Gegenkopplung. Bei TA ist das Gegenkopplungsnetzwerk so geschaltet, daß sich die bei Verwendung von magnetischen Tonabnehmersystemen nötige Entzerrungskurve entsprechend RIAA²⁾ ergibt.

Als Besonderheit sei noch erwähnt, daß nach Einschalten des Gerätes von der Betriebsspannung (55 V) über ein C/R-Glied und zwei Dioden eine positive Vorspannung auf die beiden Eingänge gegeben wird. Hierdurch wird der Operationsverstärker für die Dauer der Ladezeit des C/R-Gliedes gesperrt, d. h. sein Ausgang stummgeschaltet. Durch diese Maßnahme werden Störgeräusche unterdrückt, die durch das Hochlaufen der

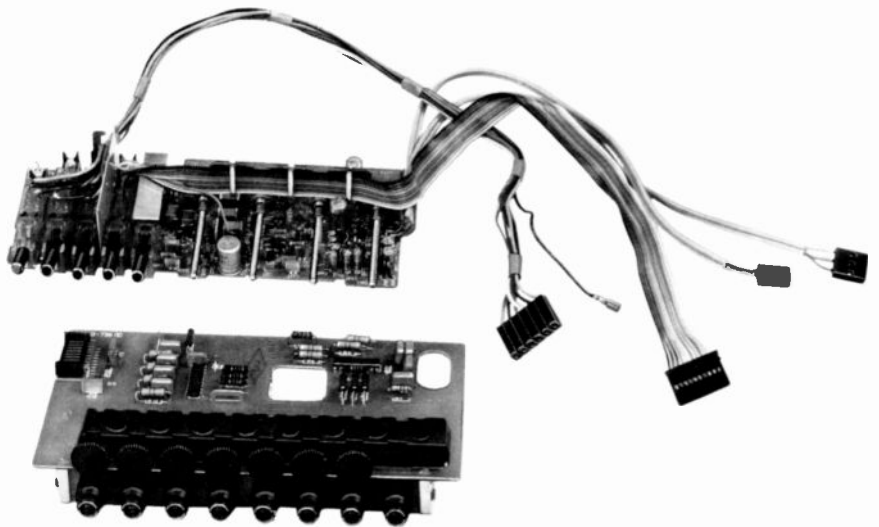


Bild 5 Reglerplatte und Sensorplatte RPC 300

Betriebsspannung verursacht werden, besonders bei wiederholtem Aus- und Wiedereinschalten in kurzen Zeitabständen.

Das UKW-Empfangsteil

Das UKW-Mischteil besitzt drei durch Kapazitätsdioden abgestimmte Schwingkreise (Vor-, Zwischen- und Oszillatorkreis) sowie zwei ZF-Kreise. Der nachfolgende ZF-Verstärker befindet sich zusammen mit dem Stereodecoder in einem gemeinsamen Abschirmgehäuse. Diese Baugruppe ist als Steckmodul ausgeführt und wird über 22 Steckerstifte mit der Hauptplatte elektrisch verbunden. Nach Herausdrehen von zwei Schrauben und Auftrennen von vier Masselötstellen kann das ZF-Modul herausgenommen werden. Am Eingang des Moduls sind zwei 10,7-MHz-Kreise angeordnet, die zusammen mit den beiden ZF-Kreisen des Mischteils ein Vierkreisfilter bilden. Dieses besitzt sehr gute Selektionseigenschaften und ist qualitätsbestimmend für das gesamte UKW-ZF-Teil. An dieses Filter schließt sich ein zweistufiger Transistorverstärker an, der auf einen weiteren ZF-Kreis arbeitet. Das nachfolgende Doppel-Keramik-Filter, dessen Aufgabe hauptsächlich die Weitabselektion ist, wird durch eine entsprechende Auskopplung angepaßt. Die weitere ZF-Verstärkung und die Begrenzung erfolgt mit dem FM-ZF-IC TCA 420 A (IC 1).

Da aufgrund der hohen Gesamtverstärkung des ZF-Teiles die erste IC-Stufe relativ bald in die Begrenzung geht, würde das Abstimminstrument bei hohen Antennenspannungen keine Änderung mehr anzeigen. Deshalb wird nach der zweiten Transistorverstärkerstufe die ZF-Spannung ausgekoppelt, gleichgerichtet und der Anzeigespannung des TCA 420 A überlagert.

Auf den ZF-Verstärker folgt der Quadraturdemodulator, der sich, auf die Verstimmung bezogen, durch ein breites Klirrfaktorminimum auszeichnet.

Das durch den Demodulator gewonnene NF-Signal durchläuft eine Verstärkerstufe, wird mit einer Phasenkorrektur versehen und auf den Eingang des Stereodecoders gegeben. Dieser ist mit der integrierten Schaltung MC 1310 P (IC 2) bestückt, die nach dem PLL-Prinzip arbeitet. An den Ausgängen des Decoder-IC's stehen die NF-Signale für den linken und den rechten Kanal zur Verfügung. Außerhalb des ZF-Moduls folgt das als abgleichbares Spulenfilter ausgelegte 19-kHz-Filter, das zur Dämpfung der Pilotreste dient.

Die für die Varicaps erforderliche hochstabile Abstimmspannung wird durch die bereits hinreichend beschriebene integrierte Schaltung TCA 530 (IC 1001) erzeugt (siehe TI 3/73: RTV 820 HiFi sowie TI 4/75: Studio 2240 HiFi). An Punkt 5 des TCA 530 steht eine stabilisierte Spannung von ca. 32,5 V zur Verfügung, die als Betriebsspannung für den Verstärker des Frequenzanzeigeelementes verwendet wird.

Um die Abstimmspannung nicht zu belasten, hat der Anzeigeverstärker einen hochohmigen Eingang. Er betreibt das Frequenzanzeigeelement, das eine logarithmische, durch eine Diodenschaltung noch verstellerte Kennlinie besitzt. Hierdurch wird eine lineare Skalenteilung über den gesamten Abstimmbereich erzielt.

Die Sensorplatte

Das RPC 300 verfügt über acht Berührungsfelder, mit denen sieben Feststationen und die Hauptskala angewählt werden können. Die Pro-

²⁾ RIAA = Record Industry Association of America

grammierung der Festsender erfolgt durch Abstimpfpotentiometer, deren Rändel unterhalb des jeweiligen Sensorfeldes aus dem Gehäuse des Studios ragen. Die Berührungsfelder werden von jeweils zwei halbkreisförmigen Metallsegmenten gebildet, in deren Mitte sich eine Leuchtdiode befindet, die durch Aufleuchten die eingeschaltete Station anzeigt.

Der gewünschte Sensor kann sowohl durch Berühren von nur einem als auch durch Überbrücken von beiden Segmenten eingeschaltet werden. Die elektronische Umschaltung der Abstimmspannung erfolgt mit zwei integrierten Schaltungen, dem SAS 580 und dem SAS 590 (IC 1 und IC 2 auf Platte E) von denen jede vier Schaltverstärker und vier Lampentreiber beinhaltet. Der Unterschied zwischen diesen beiden IC's besteht darin, daß nach Anlegen der Betriebsspannung der IC 1 selbständig auf „U 1“ schaltet (Vorzugssensor), während der IC 2 neutral bleibt.

Bei Berühren eines Sensorfeldes wird der Schleifer des jeweiligen Abstimpfpotentiometers über den zugehörigen Schaltverstärker auf die

Kapazitätsdioden geschaltet. Gleichzeitig bringt der Lampentreiber die entsprechende Leuchtdiode zum Aufleuchten. Das Auslösen des zuvor betriebenen Sensors erfolgt über eine IC-interne Umschaltleitung, die an Pin 18 nach außen geführt und mit Pin 18 des zweiten IC's verbunden ist. Somit werden alle Sensoren von dem Auslösevorgang erfaßt.

Während des Umschaltvorgangs tritt an dieser Leitung ein Potentialsprung auf, der als Schaltimpuls für die nachfolgend beschriebene Stummschaltung (Muting) verwendet wird.

Ist nicht UKW, sondern eine andere Programmquelle eingeschaltet, so befindet sich die Sensorelektronik im Stand-by-Betrieb. Diese Betriebsart wird erreicht, wenn die Spannung an Pin 17 des IC 1 $< 0,5\text{ V}$ ist. Da dieser Punkt über einen Spannungsteiler von der 15 V-Betriebsspannung versorgt wird, genügt es, diese Spannungsversorgung zu unterbrechen. Die Leuchtdioden werden hierdurch ebenfalls abgeschaltet.

Im Stand-by-Betrieb bleibt die eingeschaltete Sensorfunktion erhalten, das Umschalten auf eine andere Station ist nicht möglich.

Das AM-Teil

Das AM-Empfangsteil ist mit der integrierten Schaltung TCA 440 (IC 1003) bestückt und entspricht weitgehend dem des RTV 820 HiFi (s. TI 3/73). Der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Schaltungen besteht darin, daß im RPC 300 abgeschirmte Vorkreis- und Oszillatortypen verwendet werden. Diese Maßnahme verhindert eine Verstimmung und unerwünschte Verkopplung der Kreise durch die Abschirmwanne des Cassettenrecorders, die sich aus Platzgründen nur ca. 5 mm über den Spulen befindet. Des weiteren verfügt die AM-Schaltung des RPC 300 über ein aktives 5 kHz-Filter zur Unterdrückung von störenden Pfeifstellen. Das NF-Ausgangssignal des Filters wird auf den Eingang des Stereo-Decoders gegeben und durch diesen verstärkt. Von seinen beiden Ausgängen wird das Signal über die Programmquellenumschaltung an den NF-Vorverstärker weitergeleitet.

W. HAGEN

Die Stummschaltung (Muting) des HiFi-Studios RPC 300

Die Stummschaltung des RPC 300 hat vier Aufgaben zu erfüllen:

1. Unterdrückung des UKW-Rauschens, wenn kein Sender empfangen wird (Stillabstimmung)
2. Unterdrückung von Störgeräuschen bei Betätigen der Sensorumschaltung (Sensorstummschaltung)
3. Unterdrückung von Hochlaufgeräuschen nach Einschalten des Gerätes (Einschaltstummschaltung)
4. Unterdrückung von Umschaltgeräuschen beim Betätigen der Bereichstasten (NF-Stummschaltung)

Da zur Lösung dieser Probleme mehrere Schaltverstärker erforderlich sind, bietet sich der Einsatz eines Vierfach-Operationsverstärkers an. Die Verwendung des LM 3401 ermöglicht eine sowohl in wirtschaftlicher als auch in technischer Hinsicht optimale Lösung.

Der LM 3401 (IC 1002)

Der LM 3401 besteht aus vier in einem 14-poligen Dual-In-Line-Gehäuse integrierten Operationsverstärkern. Die Anschlußfolge ist aus Bild 1 ersichtlich. Die Verstärker sind intern mit einer Frequenzkompensation versehen und für den Betrieb an unsymmetrischer Betriebsspannung ausgelegt. Eine Besonderheit der Verstärker stellt die Schal-

tung ihrer Eingangsstufe dar. Sie wird nicht — wie üblich — durch einen Spannungsdifferenzverstärker gebildet, sondern arbeitet als Stromdifferenzverstärker. Es ist deshalb erforderlich, daß die Eingänge stromgesteuert werden, d. h. die Steuerspannungsquelle einen hohen Innenwiderstand besitzt.

Anhand der Innenschaltung (Bild 2) soll nun die Funktionsweise der Verstärker näher erläutert werden. Hierzu wird zur Vereinfachung die Basis-Emitter-Spannung von T_1 und T_2 als exakt gleich, die Stromverstärkung von T_1 mit 1 und die Stromverstärkung der restlichen Transistoren als sehr groß angenommen. Die Steuerung erfolge durch eine niederohmige Spannungsquelle, die über einen Vorwiderstand R_V angelegt wird. Damit ergibt sich gemäß $I = \frac{U}{R}$ eine lineare Abhängigkeit des Eingangsstromes I von der Größe der Steuerspannung U ($R = \text{konstant}$).

Ist nun der Eingangsstrom I_2 des invertierenden Eingangs (— Eingang) größer als der Eingangsstrom I_1 des nicht invertierenden Eingangs (+ Eingang), z. B. $I_2 = 1$ und $I_1 = 0$ ($U_{01} = 0$), so ist T_2 und durch ihn T_3 und T_4 voll durchgesteuert. Der Strom nach Minus wird durch die Konstantstromquelle I_{K1} begrenzt.


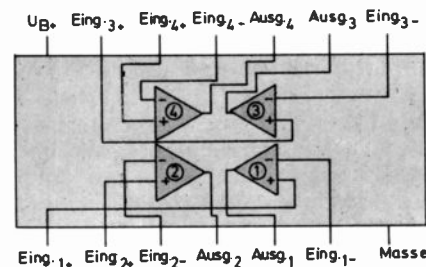


Bild 1 Anschlußfolge des LM 3401

Über T_4 wird die Basis-Emitter-Strecke des Ausgangstransistors T_5 kurzgeschlossen und damit T_5 gesperrt. Gleichzeitig legt T_3 den Emitter (= Ausgang) von T_5 und über T_4 die Basis von T_5 auf Minus.

Wird nun $I_1 > I_2$, so wird der Eingangsstrom I_2 über T_1 nach Minus abgeleitet und damit T_2 gesperrt. Dadurch sind auch T_3 und T_4 gesperrt. T_5 wird über die Konstantstromquelle I_{K1} mit Basisstrom versorgt und ist durchgeschaltet (Ausgang auf +). Fließt kein Ausgangsstrom, so bildet die Konstantstromquelle I_{K2} eine Vorlast. Negative Ausgangsströme werden ebenfalls von I_{K2} übernommen. Da die Eingangsströme im Rahmen der zulässigen Grenzen jedes beliebige Verhältnis zueinander einnehmen können, kann hierdurch die Ausgangsspannung gesteuert werden.

Bild 2 Innenschaltung des LM 3401

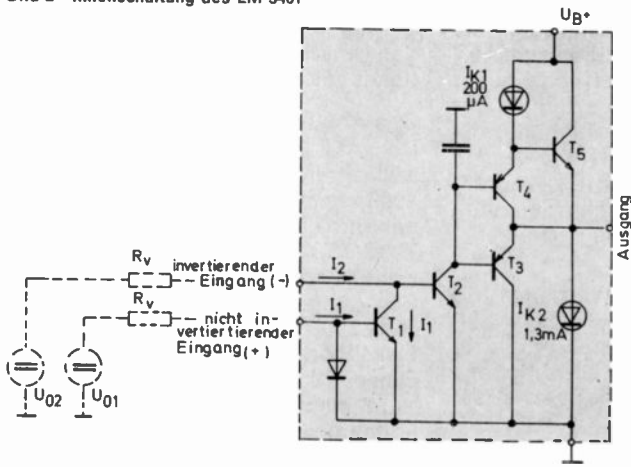

Betriebsspannungsbereich	4 V — 18 V
Typ. Leerlauf-Spannungsverstärkung	$\pm 2 \text{ V} - \pm 9 \text{ V}$
Transitfrequenz	2,5 MHz
Max. Eingangsvorstrom (invert. Eingang)	300 μA
Max. Eingangsstrom (I_1 oder I_2)	20 mA
Typ. Ausgangsspannung	
High ($I_1 = I_2 = 0$)	14,2 V
Low ($I_1 = 0; I_2 = 10 \mu\text{A}$)	0,09 V
Typ. positiver Ausgangsstrom	10 mA
Typ. negativer Ausgangsstrom	1,3 mA
Stromverstärkung T_1	0,9 — 1,1

Bild 3 Auszug der wichtigsten elektrischen Daten des LM 3401

Abschließend sei noch erwähnt, daß die Stromverstärkung von T_1 in der Praxis jedoch nicht 1 — wie oben als Idealfall angenommen — ist, sondern gemäß den elektrischen Daten (Bild 3) zwischen 0,9 und 1,1 liegt. Ebenso ist auch die Basis-Emitter-Spannung Schwankungen unterworfen.

Die Grundschaltung der Operationsverstärker

Zur Lösung der gestellten Aufgaben ist es zweckmäßig, die für den Stummschalter nötige Ja/Nein-Aussage der Muting-Verstärker durch Schwellwertschalter (Trigger) zu bilden. Es ist außerdem von Vorteil, die Triggerstufen mit einer Hysterese zu versehen, da hierdurch in der Nähe des Umschaltpunktes ein ständiges Laut-/Leise-Schalten der Stummschaltung z. B. bei geringen Feldstärkeschwankungen verhindert wird. Diese Forderungen erfüllen grundsätzlich alle Schwellwertschalter, die mit einer Rückkopplung versehen sind.

Die vier Operationsverstärker der Muting arbeiten deshalb nach der in Bild 4 gezeigten Grundschaltung. Solange der Eingangsstrom I_2 des in-

vertierenden Eingangs größer ist als der Strom des nichtinvertierenden Eingangs ($I_2 > I_1$), liegt der Ausgang auf Minus. Steigt nun die Steuerspannung U_{St} und damit I_1 an und überschreitet den Wert von I_2 , so beginnt auch die Spannung U_A am Ausgang zu steigen. Damit fließt über den Widerstand R_{RK} der Rückkopplungsstrom I_{RK} , der sich am Knotenpunkt A mit I_1 zu I_1' addiert. Dadurch wird der wirksame Eingangsstrom größer, die Ausgangsspannung und mit ihr I_{RK} steigen an. Dieser Rückkopplungsvorgang setzt sich fort, bis der Ausgang voll auf das + Potential geschaltet ist. Wird die Steuerspannung kleiner, dann kippt die Schaltung zurück, wenn I_1' den Wert von I_2 unterschreitet. Hieraus läßt sich erkennen, daß die Ausschaltsteuerspannung kleiner sein muß als die Einschaltsteuerspannung (Hysterese). Der Rückkopplungsvorgang verläuft sinngemäß dem zuvor geschilderten.

Da, bedingt durch die hohe Verstärkung der Operationsverstärker, der Rückkopplungswiderstand in der Schaltung nach Bild 4 die Größenordnung von einigen zehn Megohm erreichen kann, ist es angebracht, die Ausgangsspannung zu teilen

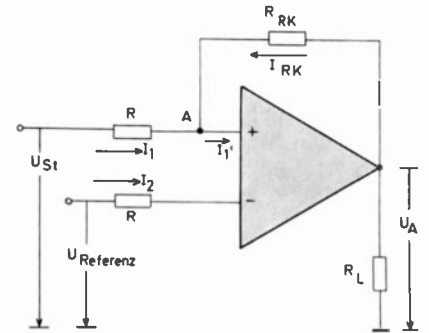


Bild 4 Grundschaltung

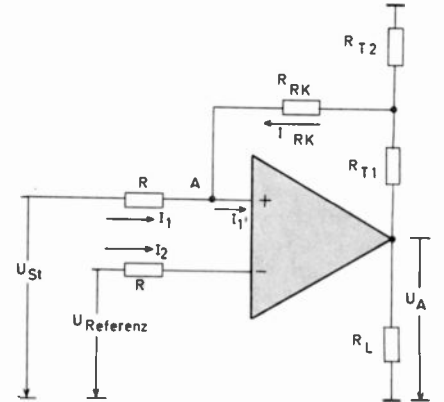


Bild 5 Grundschaltung mit Spannungsteiler

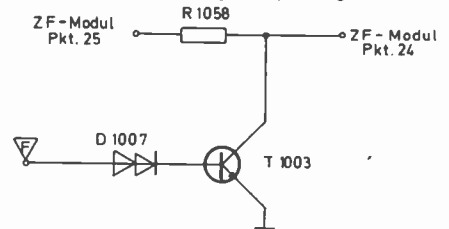


Bild 6 Stummschalter

(Bild 5) und den Rückkopplungswiderstand R_{RK} an den Abgriff des Teilers R_{T1}/R_{T2} anzuschließen.

Der Stummschalter

Die Stummschaltung des NF-Signals erfolgt durch den Transistor T 1003. Er ist über die Flußdiode mit Punkt ∇ , an dem die Stummschalt-Befehle der einzelnen Schwellwertschalter ankommen, verbunden (Bild 6). Der Kollektor von T 1003 ist mit dem Punkt 24 des ZF-Moduls verbunden, an den das UKW-NF-Signal von Punkt 25 über R 1058 gelangt. Liegt der Punkt ∇ auf + Potential, so wird T 1003 über D 1007 durchgesteuert und schließt die NF-Spannung kurz. Liegt ∇ auf Masse, ist T 1003 gesperrt, und die Signalspannung wird nicht beeinflusst. Da in diesem Betriebszustand die Kollektor-Basis-Diode des Schalttransistors für die negative Halbwelle der Signalwechselspannung eine nichtlineare Last darstellt (Klirrfaktor!), ist der Einsatz von D 1007 erforderlich. Hierdurch wird der stark gekrümmte Bereich der Diodenkennlinie soweit verschoben, daß die Verschlechterung des Klirrfaktors in unbedeutenden Grenzen gehalten wird.

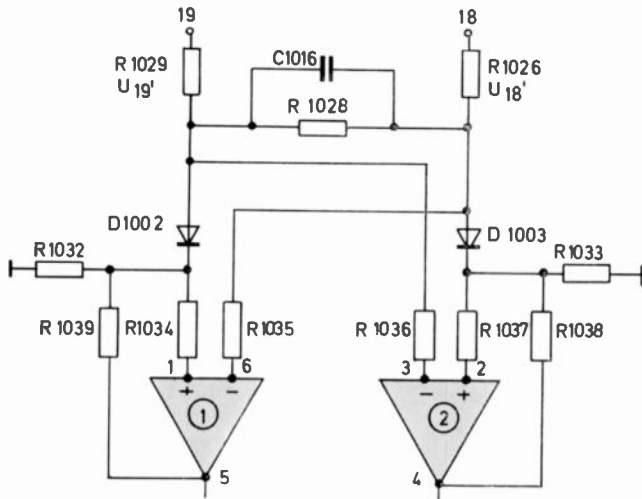


Bild 7 Verstimmungs-Auswerteschaltung

Die Schaltung der Stillabstimmung

Um eine wirksame Stillabstimmung zu erhalten, ist es nötig, den Befehl zum Stumm- bzw. Lautschalten von der Feldstärke des empfangenen Senders und von der exakten Abstimmung (Verstimmung) abhängig zu machen.

Die Auswertung der Verstimmung erfolgt unter Verwendung der Diskriminatorspannung durch die Operationsverstärker 1 und 2 des LM 3401 (Bild 7). Die Diskriminatorspannung wird an den Punkten 18 und 19 aus dem ZF-Modul herausgeführt ($U_{18/19}$). Ihren Verlauf in Abhängigkeit von der Verstimmung zeigt Bild 8. Die Spannung $U_{18/19}$ ist mit dem Spannungsteiler R 1026, R 1028, R 1029 verbunden. Durch sein Teilungsverhältnis wird die Bandbreite der Verstimmungsschaltung mitbestimmt. C 1016 dient zur NF-Siebung, da die Spannungen U_{18} und U_{19} auch die Modulation beinhalten. In exakt abgestimmtem Zustand haben die Spannungen U_{18} und U_{19} einen Absolutwert von ca. 8 V, d. h. die Differenz beider Spannungen ist 0. Somit sind die Eingangsströme an Punkt 3 und Punkt 6 gleich groß, ebenso die an Punkt 1 und Punkt 2, wobei letztere kleiner sind als die Ströme an den Eingängen 3 und 6, bedingt durch den Spannungsabfall an den Dioden D 1002 und D 1003 (Diodenschwellspannung). Hierdurch werden die Ausgänge der Verstärker im Falle korrekter Abstimmung mit Sicherheit auf 0 gehalten, und es wird eine Schwelle gebildet, die durch die Verstimmungsspannung überwunden werden muß, um den Schaltvorgang auszulösen. Wird nun der Empfänger beispielsweise nach höheren Frequenzen verstimmt, so steigt gemäß Bild 8 die Spannung U_{18} und U_{19} an, U_{19} und U_{19}' werden kleiner. Ist U_{18}' so groß, daß sie nach Abzug der Diodenschwellspannung gleich U_{19}' ist, so sind die Ströme an Punkt 2 und Punkt 3 gleich, der Kippvorgang setzt wie be-

reits beschrieben ein, das Gerät wird über den Stummschalter auf leise geschaltet. Durch entsprechende Dimensionierung ist die Bandbreite auf ca. ± 80 kHz eingestellt. Die Hysterese beträgt ca. 15 kHz, d. h. bei einer Verstimmung von ± 65 kHz kippt der Trigger zurück — das Gerät spielt.

Bei Verstimmung nach kleineren Frequenzen erfolgt die Auswertung der Diskriminatorspannung in gleicher Weise durch den Operationsverstärker 1.

Die feldstärkeabhängige Steuerung der Muting (Pegel-Steuerung) erfolgt durch den Operationsverstärker 4. Der Stummschalte-Befehl wird aus den Spannungen an Punkt 15 und Punkt 17 des ZF-Moduls abgeleitet. Durch die Spannung U_{15} wird auch der Stereo-Decoder pegelabhängig gesteuert (Stereo-Pegelschwelle), U_{17} dient auch zum Betrieb des Feldstärkeinstrumentes. Der Verlauf dieser beiden Spannungen in Abhängigkeit von der Antennenspannung ist in Bild 9 dargestellt. Die Bil-

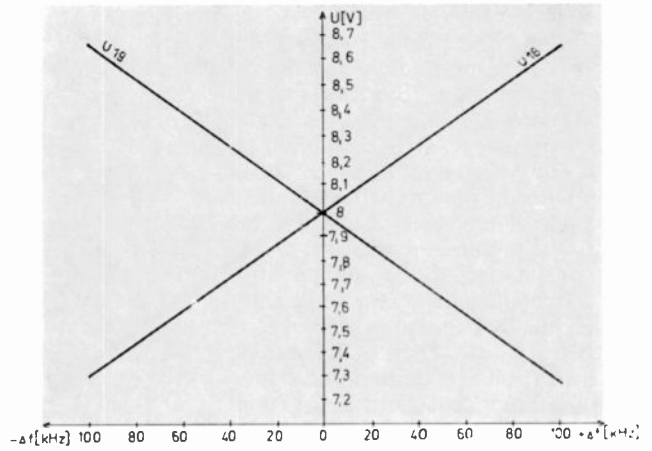


Bild 8 Diskriminatorspannung

dung des Stummschaltens erfolgt durch den Schwellwertschalter wie bereits beschrieben. Bei einer Antennenspannung von ca. $10 \mu\text{V}$ wird auf laut, bei ca. $6 \mu\text{V}$ auf leise geschaltet. Der Ausgang des Operationsverstärkers 4 ist mit einem Siebglied (D 1021, R 1031, C 1019) versehen. Durch den Ladekondensator C 1019 werden NF-Reste unterdrückt, mit denen die Eingangsspannung und damit auch die Ausgangsspannung behaftet sind. Gleichzeitig sorgt C 1019 für ein weiches Einschalten des NF-Signals, da er über D 102* schnell geladen und über die angeschlossene Last (R 1045, D 1006, D 1007, T 1003) langsam entladen wird.

Die Ausgänge der Verstärker 1, 2 und 4 sind über die Auskopplungswiderstände R 1041, R 1042 und R 1045 zusammengeschaltet und über die Entkopplungsdiode D 1006 mit dem Mutingsschalter verbunden. In Stellung „Muting aus“ wird das Steuersignal nach Masse geschaltet, in Stellung „Muting ein“ mit dem Stummschalter verbunden.

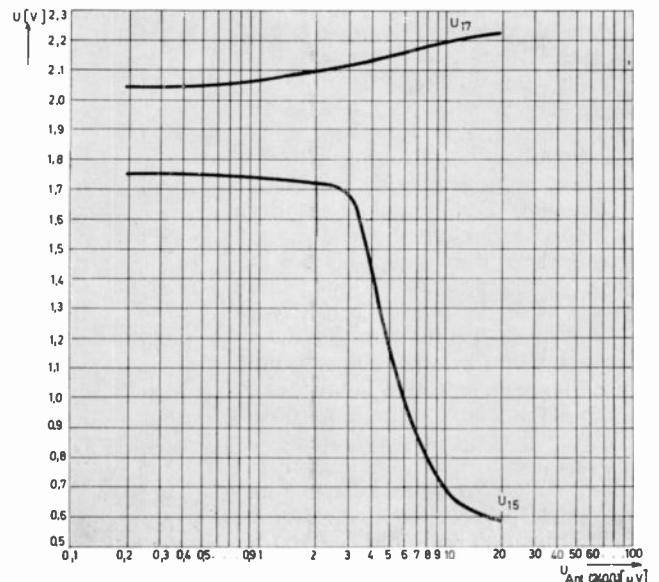



Bild 9 Steuerspannungen U_{15} , U_{17} in Abhängigkeit von der Antennenspannung

Die Sensorstumschaltung


Die Sensorstumschaltung erfolgt durch den Operationsverstärker 3 (Bild 10) in dem die bereits erwähnte Umschaltspannung an Punkt 18 der Sensor-IC's SAS 580/590 (s. Seite 802) ausgewertet wird. Diese Spannung U_{18} hat im Ruhezustand, je nach IC, einen Wert von 2,6 V bis 3,1 V (Haltespannung). Wird ein Sensor betätigt, springt sie auf 3,5 V bis 4,2 V (Umschaltspannung). Über die Diode D 1 und den Widerstand R 1043 ist die Umschaltspannung mit dem nichtinvertierenden Eingang des Operationsverstärkers 3 (Punkt 13) verbunden. Die Diode D 1 bildet zusammen mit dem Ladekondensator C 1 ein Siebglied, das die Umschaltspannung, die bei Brummsteuerung des Sensors (wenn nur ein Segment berührt wird) mit einer Brummspannung behaftet ist, von Wechselspannungen befreit. Die Referenzspannung wird durch die Stabilisierungsschaltung R 1020, D 1000 aus der 15 V-Betriebsspannung erzeugt und über die Widerstände R 1007, R 1008 und R 1009 geteilt. Um die IC-bedingten Schwankungen der Halte- bzw. Umschaltspannung auszugleichen, ist der Referenzspannteiler mit einem Einstellwiderstand versehen. Durch ihn wird die Referenz so eingestellt, daß bei vorhandener Haltespannung der Ausgang des Verstärkers sicher auf 0 liegt. Die Flußdiode D 1010 dient zur Kompensation des Temperaturganges der Haltespannung. Tritt nun an Punkt 18 SAS 580/590 bei Betätigung eines Sensors die Umschaltspannung auf, so ist der Eingangsstrom in 13 größer als der in 8, und der Ausgang geht auf + Potential.

Da die Sensorumschaltung üblicherweise nur kurz angetippt wird, die Abstimmspannung jedoch eine gewisse Zeit benötigt, um den Abstimmbereich zu durchlaufen, muß das Gerät für diese Zeit stummgeschaltet bleiben. Diese Zeitkonstante wird durch das Einfügen von C 1023 in den Rückkopplungsweg wie folgt erreicht: Springt der Ausgang auf + Potential, so fließt über R 1054 der Ladestrom des Kondensators C 1023 und hält den Ausgang auf + (Rückkopplung wie Grundschaltung!). Mit zunehmender Ladung von C 1023 sinkt dieser Strom und reicht nach ca. 400 msec nicht mehr aus, den Verstärker in durchgeschaltetem Zustand zu halten. Der Trigger kippt zurück, über die Diode D 1012 wird C 1023 schnell entladen, die Schaltung ist sofort wieder einsatzbereit. Wird der Sensor über längere Zeit (z. B. 500 msec) betätigt, so schaltet das Gerät bei ausgeschalteter Muting sofort nach Loslassen auf laut, da C 1023 dann bereits geladen ist. Der Verlauf der Stummenschaltspannung an Punkt ∇ ist für kurze und gestrichelt auch für lange


Bild 10 Sensorstumschaltung

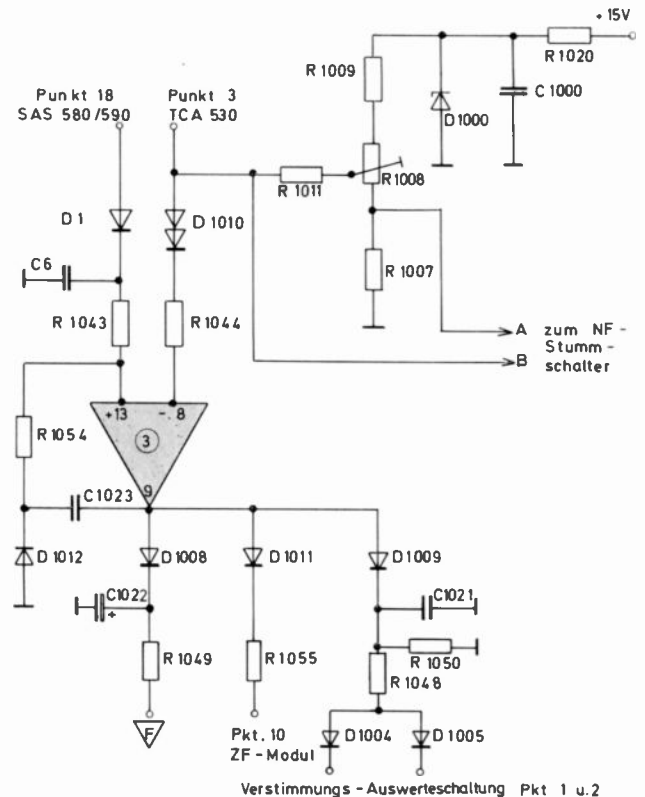

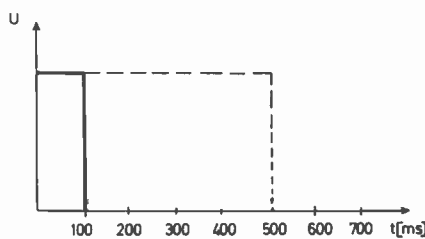Sensorbetätigung in Bild 11 schematisch dargestellt. Die Entladung des Kondensators C 1022 wird aus Gründen der Vereinfachung vernachlässigt.



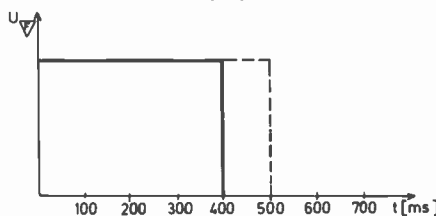Spannung an Punkt 18 SAS 580/590 für kurze und lange (---) Sensorbetätigung



Stummenschaltspannung an Punkt F für kurze und lange (---) Sensorbetätigung

Bild 11 Stummenschaltspannung in Abhängigkeit von der Sensorbetätigung (Muting aus)

Der Verstärker 3 liefert über die Anordnung D 1008, C 1022 (Siebglied wie auch bei Pegelsteuerung) und R 1049 das Steuersignal an den Stummenschalter. Daneben steuert er über D 1011 und R 1055 den ZF-Verstärker-IC TCA 420 A über Punkt 10 des ZF-Moduls in eine Extremlage. Durch die Sperrung des ZF-IC's wird auch die AFC ausgeschaltet. Es kann also kaum vorkommen, daß die AFC beim Durchlaufen der Abstimmspannung auf einen Nachbarsender


hinzieht, weil der ZF-IC und damit auch die AFC erst wieder in ihre Betriebslage zurückversetzt werden, wenn der Verstärker 3 zurückgekippt, d. h. die Abstimmspannung eingelaufen ist.

Wenn sich der ZF-IC in der Extremlage befindet, steht die Information „Verstimmung 0“ und „Pegel groß“ an den Eingängen der Stillabstimmungsschaltung, d. h. die Stillabstimmung schaltet auf laut. Um zu verhindern, daß hierdurch bei schwachen oder schlecht abgestimmten Feststationen erst laut und dann auf leise geschaltet wird, werden die Verstärker 1 und 2 auf leise gezwungen. Hierzu wird über D 1009 der Kondensator C 1021 aufgeladen. Nachdem der Ausgang 9 zurückgekippt ist, fließt der Entladestrom von C 1021 über R 1048 und D 1004/1005 in die Eingänge 1 und 2. Nach ca. 250 msec ist der Entladestrom soweit abgesunken, daß er zur Durchsteuerung der Verstärker 1 und 2 nicht mehr ausreicht. Nach dieser Zeit ist auch der ZF-IC in seiner Betriebslage eingelaufen und die Information für die Stillabstimmung stabil, so daß die Auswerteschaltung einwandfrei „laut“ oder „leise“ erkennen und schalten kann. Der Widerstand R 1050 dient zur restlosen Entladung von C 1021, wenn seine Ladespannung unter die Diodenschwellspannung gesunken ist. Den Verlauf der Stummenschaltspannung (Punkt ∇) bei eingeschalteter Muting zeigt Bild 12, ebenfalls für kurze und lange Sensorbetätigung. C 1022 wird dabei ebenfalls vernachlässigt.

Schaltplan RPC 300

Fortsetzung auf der Rückseite

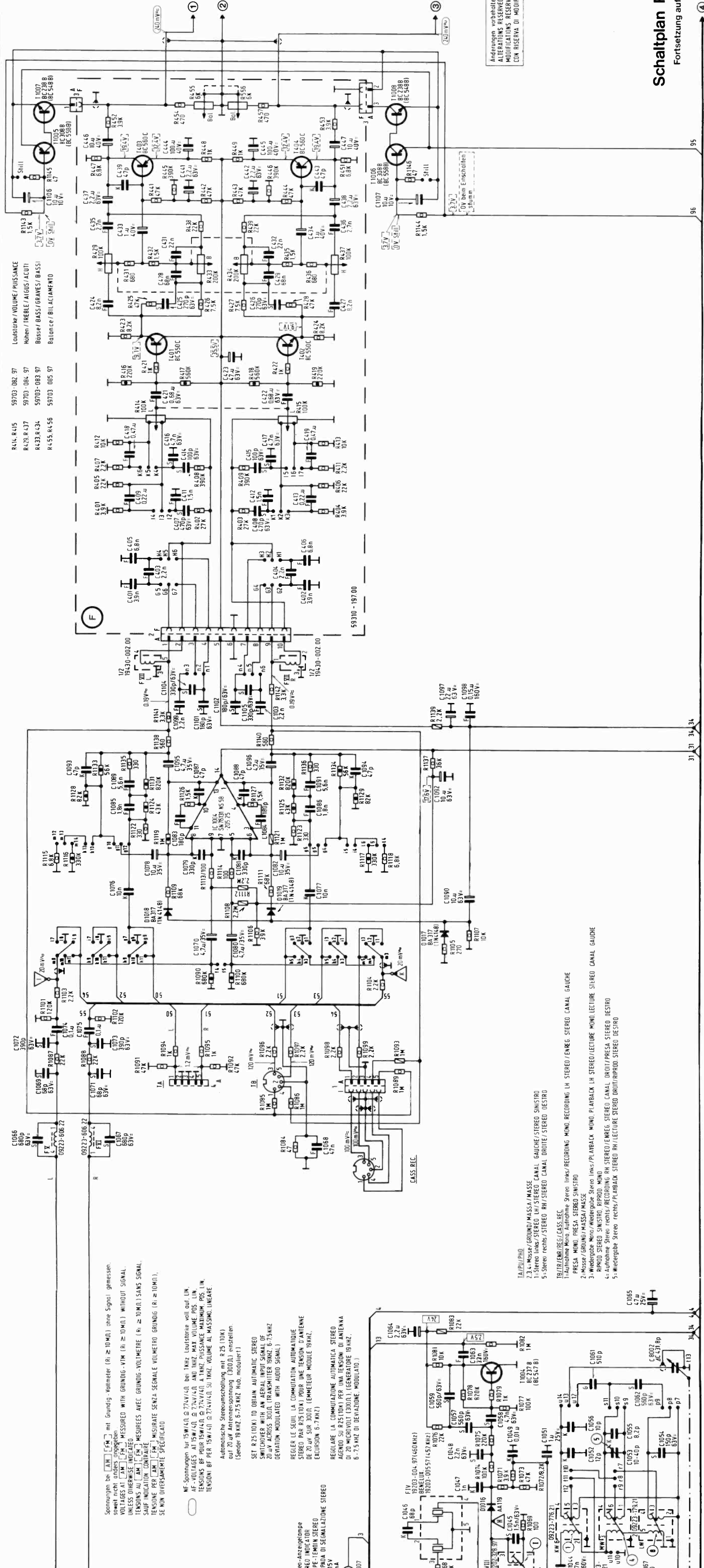Anderungen vorbehalten
ALTERATIONS RESERVES
MODIFICAZIONI RISERVATE
CON RISERVA DI MODIFICA



Spannungen bei [] mit Grundig-Voltmeter (Ri $\geq 10M\Omega$) ohne Signal gemessen.
VOLTAGES AT [] MEASURED WITH GRUNDIG-VTM (Ri $\geq 10M\Omega$) WITHOUT SIGNAL.
TENSIONS AU [] MESURÉES AVEC GRUNDIG-VOLTMÈTRE (Ri $\geq 10M\Omega$) SANS SIGNAL.
SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO

MF-Spannungen für 15W/4L $\approx 77V/4L$ bei 1kHz, Lautstärke voll auf. LIN.
AF-VOLTAGES AT 15W/4L $\approx 77V/4L$ AND 1kHz, MAX VOLUME POS. LIN.
TENSIONS BF POUR 15W/4L $\approx 77V/4L$ A 1kHz, PUISSANCE MAXIMUM, POS. LIN.
TENSIONI BF PER 15W/4L $\approx 77V/4L$ A 1kHz, VOLUME AL MASSIMO, LINEARE.

Automatic Stereoerschaltung (DOD) einstellen.
(Sender 19kHz, 6-7.5kHz Hub, moduliert)
out 70µV Antennenspannung (DOD) einstellen.

SET R25 (10k) TO OBTAIN AUTOMATIC STEREO
SWITCHOVER WITH AN AERIAL INPUT SIGNAL OF
20µV ACROSS 300Ω. TRANSMITTER 19kHz 6-7.5kHz
DEVIATION, MODULATED WITH AUDIO SIGNAL.

REGLER LE SEUIL LA COMMUTATION AUTOMATIQUE
STEREO PAR R25 (10k) POUR UNE TENSION D'ANTENNE
DE 20µV SUR 300Ω. (EMMETEUR MODULE 19kHz,
EXCURSION 6.7kHz)

REGOLARE LA COMMUTAZIONE AUTOMATICA STEREO
AGENDO SU R25 (10k) PER UNA TENSIONE DI ANTENNA
DI 20µV SULLI 300Ω. (GENERATORE 19kHz,
6.75kHz DI DEVIAZIONE, MODULATO.)

Uero-Antennelanpe
TLED-INDICATOR
AMPILA DI SEGNALE STEREO
2-15V
10mA

FIV 19203-004-97 (460kHz)
BENEUX 19203-005-57 (457kHz)

R1084 47k
R1085 1M
R1086 1M
R1087 2.2k
R1088 47k
R1089 2.2k
R1090 10µ
R1091 5.6k
R1092 47k
R1093 1M
R1094 1k
R1095 1k
R1096 1M
R1097 2.2k
R1098 2.2k
R1099 2.2k
R1100 880k
R1101 880k
R1102 880k
R1103 880k
R1104 2.2k
R1105 2.2k
R1106 2.2k
R1107 10k
R1108 10k
R1109 88k
R1110 88k
R1111 10k
R1112 10k
R1113 100k
R1114 100k
R1115 100k
R1116 100k
R1117 330k
R1118 5.6k
R1119 330k
R1120 330k
R1121 330k
R1122 330k
R1123 330k
R1124 330k
R1125 330k
R1126 330k
R1127 330k
R1128 82k
R1129 82k
R1130 82k
R2115 82k
R2116

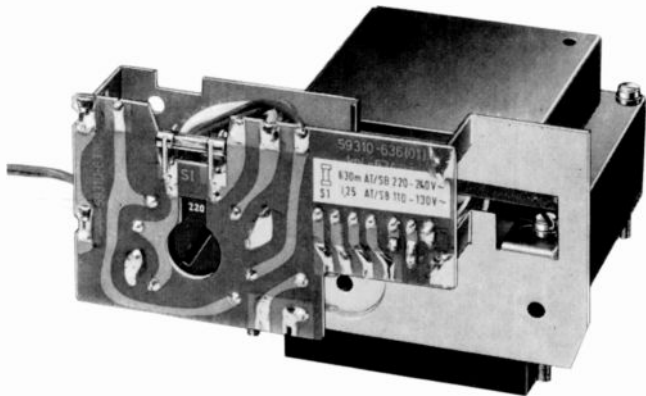


Bild 3 Netztrafo-Baustein

de eine ausreichende Streuarmut des Trafos erreicht, so daß der Einsatz eines erheblich teureren Schnittbandtrafos vermieden werden konnte.

2. Endstufenbaustein (Bild 4)

Die Schaltung der Stereo-Endstufe wurde wie schon bei den Geräten 2220/40 und 1020/40 mit elkolosen Ausgängen konzipiert. Die Endstufe selbst ist mit Einzelhalbleitern bestückt, z. B. BD 201/202 und den Plastiktypen BC 635/636 als Treiber. Bei dem als Großseriengerät geplanten Studio 2020 wurde die Bestückung mit Einzelhalbleitern aus Preisgründen gewählt, ferner aber auch um eine größere Freiheit in der Wahl verschiedener Typen und mehrerer Halbleiterhersteller zu haben. Auch für die Ruhestromstabilisierung wurde ein Transistor mit Plastikgehäuse vorgesehen, bei dem neben dem erheblich niedrigeren Preis auch Lohnkosten bei der Montage gespart werden.

Selbstverständlich enthält der Endstufenbaustein eine elektronische Schutzschaltung, die bei Kurzschlüssen, sowie bei Überlastungen jeglicher Art wirksam wird. Der Einsatz der Schutzschaltung erfolgt bei ca. 3Ω und einer abgegebenen Leistung von ca. 28,5 Watt. Der Einsatzpunkt für andere ohmsche Lastwiderstände ist aus Bild 5, Ausgangsleistung über R_o , zu entnehmen.

Die Sinusausgangsleistung beträgt $2 \times 24 \text{ W}$, die Musikleistung $2 \times 35 \text{ W}$

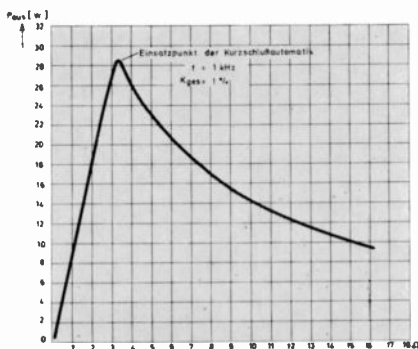


Bild 5 Ausgangsleistung bei verschiedenen Abschlußwiderständen

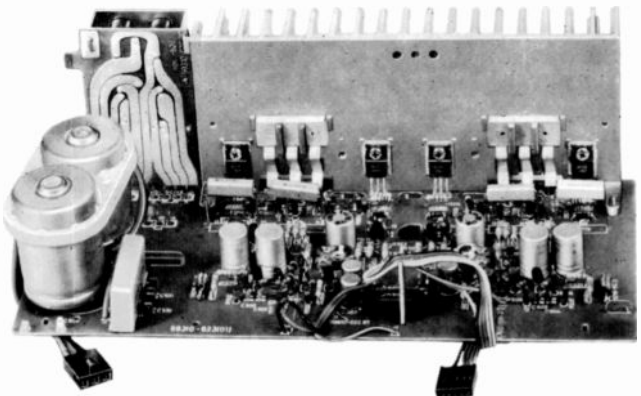


Bild 4 Endstufenbaustein

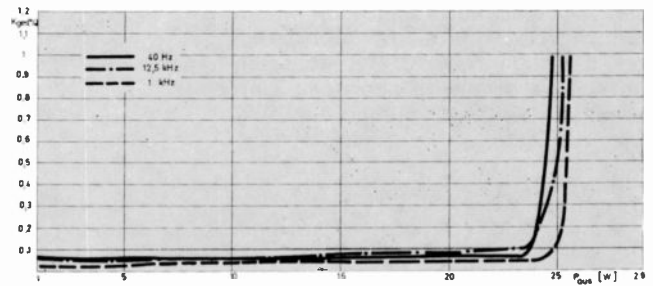


Bild 6 Klirrfaktorverlauf bei verschiedenen Frequenzen

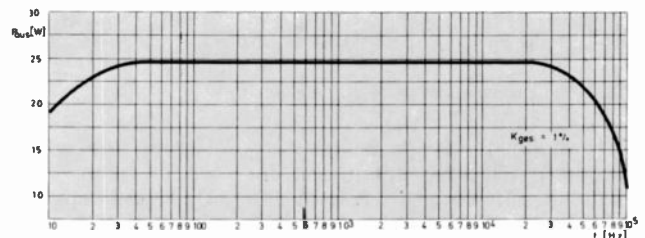


Bild 7 Leistungsbandbreite Studio 2020 HiFi 4 D

für $K_{ges} = 1\%$. Der sehr gute Klirrfaktorverlauf sowie die hervorragende Leistungsbandbreite ist aus den Bildern 6 und 7 ersichtlich. Die Verstärkung des Endstufenbausteines beträgt ca. 30 dB.

Die Schaltung für die beiden Lautsprechergruppen, sowie für den 4D-Quadrosound wurden in der bewährten Form vom Studio 2000 übernommen; es wurde lediglich der me-

chanische Aufbau verbessert, um Fertigungskosten zu sparen. Diese Änderung brachte außerdem den Vorteil, daß das Blechteil der 4D-Einheit als Abschirmung gegenüber einem daneben gestellten Cassettenrecorder wirksam ist. Bild 8 zeigt diesen Baustein, wobei die Abschirmung abgenommen ist. Die beiden Widerstände R 603 und R 604 sind zur besseren Wärmeabfuhr am Abschirmblech befestigt.

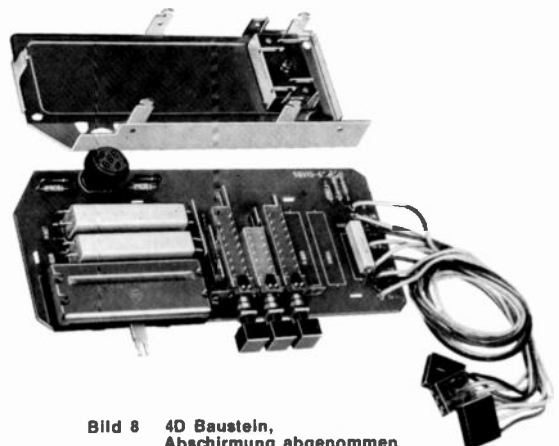


Bild 8 4D Baustein, Abschirmung abgenommen

3. Reglerbaustein

Der Reglerbaustein für das Studio 2020 (Bild 9) wurde als eine in sich funktionsfähige, vorprüfbare Baugruppe entwickelt, die in das HF-Chassis ohne Lötverbindungen steckbar eingefügt ist. Die Betriebsspannung für diesen Baustein wird der Preomatversorgung entnommen und beträgt nach dem Siebglied ca. 33 V.

Dieser Baustein setzt sich aus dem umschaltbaren Vorverstärker, dessen Printplatte die Steckverbindung zur Chassisplatte enthält, und der Klangregleinheit mit Lautstärke-, Bässe-, Höhen- und Balanceregler zusammen.

Bei Schallplattenwiedergabe dient der Vorverstärker als Magnetverstärker, bei allen anderen Betriebsarten arbeitet er frequenzlinear. Die Umschaltung erfolgt durch die TA-Magnet-Taste.

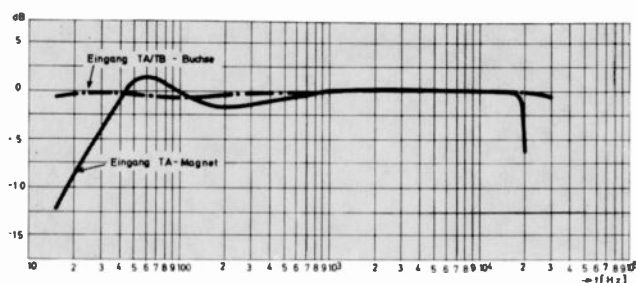


Bild 10 Frequenzgang „Magnetvorverstärker“

Der Frequenzgang des Magnetvorverstärkers (Bild 10) entspricht der Schneidkennliniennorm von 3180-318-75 μ sec. Durch ein steiles Abfallen des Frequenzganges unterhalb von 40 Hz werden Rumpelgeräusche wirkungsvoll unterdrückt. Es wurden extrem rauscharme Transistoren verwendet, deren Funkelrauschen ebenfalls sehr gering ist, um bei der hohen Verstärkung tiefer Frequenzen einen guten Fremdspannungsabstand zu erzielen. Der Eingangswiderstand beträgt normgerecht 47 k Ω .

Als linearer Vorverstärker hat er einen hohen Eingangswiderstand > 0,5 M Ω und eine Verstärkung von ca. 4 dB. Dieser Verstärkungsfaktor ist notwendig, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Plattenwiedergabe und Tonband- bzw. Rundfunkbetrieb herzustellen.

Die Beschaltung des Lautstärkereglers gestattet es, mit dem Kippschalter „LIN-CON“ die Physiologie der Lautstärke umzuschalten. Am Hochpunkt des gleichspannungsfrei betriebenen Lautstärkereglers liegt der Stummschalter, der an dieser Stelle knackfrei arbeitet. Die Physiologie in Abhängigkeit von der Schleiferstellung zeigt Bild 11 in 10 dB-Sprüngen (bei 1 kHz).

Die nachfolgende NF-Doppelstufe enthält den Balanceregler. Dieser

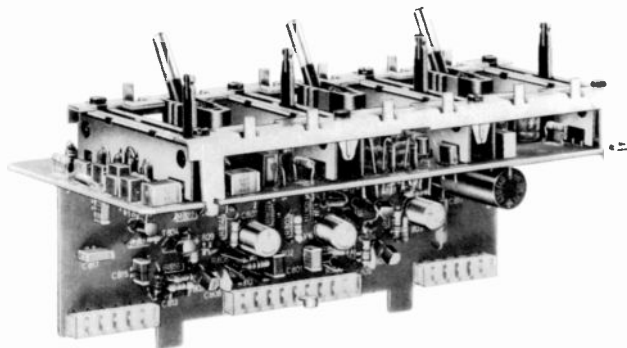


Bild 9 Regler-Baustein

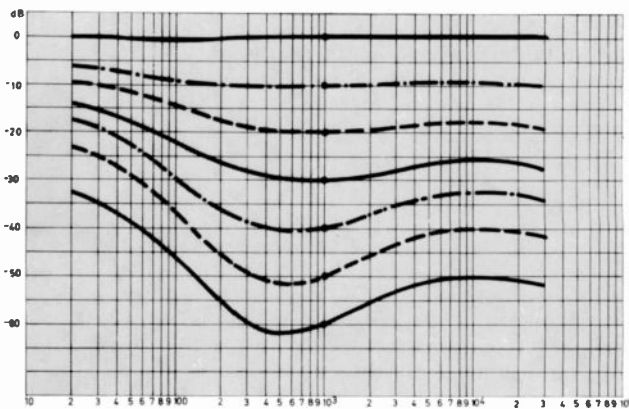


Bild 11 Physiologie der Lautstärkeregelung

Regler ermöglicht bei einem Regelungsumfang von +2 dB bis -8 dB eine Balanceeinstellung, ohne daß die Summe der Ausgangsleistungen beider Kanäle beeinflusst wird.

Die Wirksamkeit des sich anschließenden Klangregelnetzwerkes, je eine Plus-Minus-Regelung für Höhen und Bässe, läßt sich aus Bild 12 entnehmen. Diese passive Klangregelung bringt einen Pegelverlust von ca. 18 dB bei 1 kHz mit sich, welcher durch eine extrem klirrarmer NF-Doppelstufe wieder ausgeglichen wird.

Durch den niederohmigen Ausgang des Verstärkerteiles kann der Endstufenbaustein über eine ungeschirmte Flachbandleitung steckbar mit diesem verbunden werden.

Wenn man von der geschirmten Vierfachverbindung der hochohmig gehaltenen TA/TB-Buchse zu den entsprechenden Umschaltern abseht, ermöglicht die niederohmige Auslegung der gesamten NF des Studios 2020 somit den Aufbau ohne Abschirmleitungen.

4. HF-Teil

Das Empfangsteil Bild 13 besteht mechanisch aus einem Kunststoffrahmen, in dem die HF-Druckplatte eingeschnappt wird. Zusätzlich enthält der Rahmen die Halterungen für das Anzeigeinstrument und den Preomaten. Der sehr präzise und leise arbeitende Tastensatz, im wesentlichen auch eine Kunststoffkonstruktion, ist nach Lösen von nur

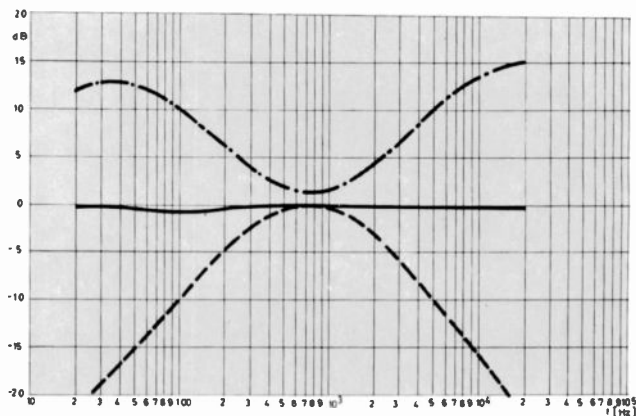


Bild 12 Wirkungsbereich der Klangregelung

zwei Schrauben aus dem Rahmen herauszunehmen und ist daher, wie alle anderen Elemente des Gerätes, fertigungs- und servicefreundlich.

Der Reglerbaustein wird von oben in den vorderen Teil des Rahmens eingeschoben, die elektrischen Verbindungen zwischen HF-Druckplatte und Reglerbaustein werden dabei automatisch durch Steckkontakte hergestellt.

Durch den kompakten Aufbau konnten sämtliche zur HF gehörenden Baugruppen auf einer Platine untergebracht werden, dazu gehören: FM-Mischteil, ZF-PLL-Decoder-Steckmodul, Gleichspannungsstabilisierung für Varicapabstimmung, Muting, aktives 19 kHz-Filter, AM-HF, AM-ZF, aktives 5 kHz-Filter, Abstimmanzeige und die Stabilisierung der Versorgungsspannung. Auf die verschiedenen Funktionen soll im folgenden noch näher eingegangen werden.

4a Stromversorgung

Der Trafo gibt sekundärseitig unter anderem eine Spannung von $48\text{ V} \sim$ ab, die gleichgerichtet wird und dem Stabilisierungs-IC TCA 530 als Versorgungsspannung dient.

Diese Gleichspannung wird weiterhin in dem Reglerbaustein verwendet, auf den bereits eingegangen wurde.

Eine weitere Spannung in Höhe von $18,2\text{ V} \sim$ wird direkt über einen Vorwiderstand den beiden Skalenlampen zugeführt.

Für die Stromzuführung zur Zeigerbeleuchtung wird das Seil des Skalenantriebes, eine feinadrige umspinnene Stahllitze, benutzt.


Die Spannung hierfür wird, um magnetische Brummeinstreuungen zu vermeiden, vom Lade-C der gleichgerichteten $18,2\text{ V} \sim$ abgenommen. Zusätzlich ist die Lampe des Anzeigeelementes mit der Skalenzeigerlampe in Reihe geschaltet, dadurch konnte ein Vorwiderstand für die Zeigerlampe eingespart werden.

Die 2-stufige Stabilisierungsschaltung ist extrem niederohmig, es wird damit vermieden, daß sich durch das Einschalten der Stereolampe unerwünschte Spannungsänderungen ergeben.

4b Mischteil

Das mit 3 Transistoren bestückte Mischteil ist mit den abschirmenden Blechteilen in die große Druckplatte integriert worden. Die für ein HiFi-Gerät notwendige Vorselektion wird durch zwei diodenabgestimmte Kreise erzielt, während das ebenfalls sehr wichtige Großsignalverhalten im wesentlichen durch einen getrennten Oszillator erreicht wird,

Bild 13 Empfangsteil mit eingeschobenem Reglerbaustein

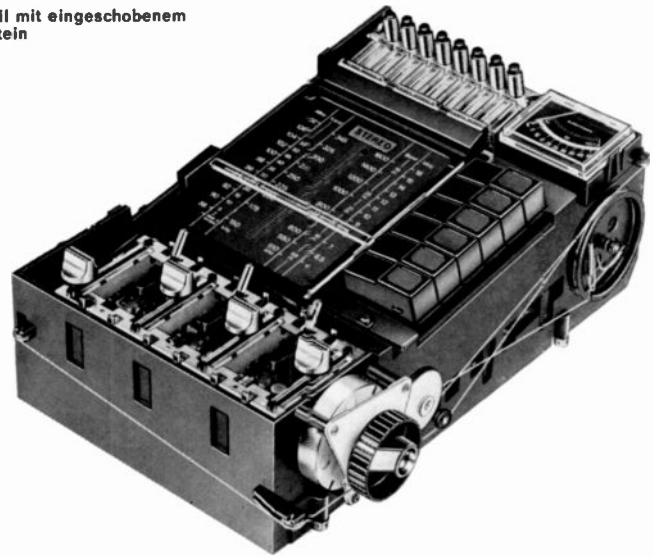

dessen besonders lose Kopplung zur Mischstufe die schädliche Mitmodulation in niedrigen Grenzen hält. Die Abstimmspannung von 30 V liefert der IC TCA 530 über den mit dem Drehko kombinierten Regler bzw. den Preomaten. Der Gleichspannung wird in dem IC die Steuerung für die schaltbare AFC überlagert.

Auf das Mischteil folgt ein hochselektives Vierkreisfilter, dessen Kreise 1 und 2 durch einen Kondensator von $2,2\text{ nF}$ fußpunktgekoppelt sind. Die Kopplung des Kreises 2 an 3 und 3 an 4 erfolgt über Kapazitäten von 12 pF bzw. $5,6\text{ pF}$. Die Kreise 3 und 4 sind bereits Bestandteil des steckbaren ZF-PLL-Decodermoduls; dieser wird an anderer Stelle ausführlich behandelt.

Den Signal-Fremdspannungsverlauf in Abhängigkeit von der Antennenspannung zwischen Antenneneingang und Eingang zum NF-Verstärker zeigt Bild 14.

4c Muting

Das eingangs erwähnte Muting schließt feldstärke- und verstimmungsabhängig den NF-Pegel am

Eingang des Decoders kurz. Hierdurch werden das Rauschen und schwache Signale unterdrückt, wobei durch die Hysterisis zwischen Ein- und Ausschaltpunkt ($9\text{ }\mu\text{V}$ und $18\text{ }\mu\text{V}$ an $240\text{ }\Omega$) bei Feldstärke-schwankungen ein dauerndes Schalten vermieden wird. Die Verstimmung eines eingestellten Senders um $\pm 70\text{ kHz}$ von der optimalen Abstimmung bewirkt ebenfalls ein Stummschalten und verhindert einen Empfang außerhalb des linearen Teiles der Demodulatorkennlinie.

Nach dem Decoder durchlaufen die NF-Signale je ein Tiefpaßfilter, welche die Pilotfrequenz und den Hilfst Träger bis auf unbedeutende Reste abschwächen.

Folgende Dämpfungswerte werden erreicht (Bild 15):

$19\text{ kHz} = 30\text{ dB}$ gemessen nach
 $38\text{ kHz} = 45\text{ dB}$ DIN 45500

4d AM-Teil

In der AM-Empfängerschaltung kommt die monolithisch integrierte Schaltung TCA 440 zum Einsatz. Dieser IC enthält eine geregelte Vorstufe, einen getrennten Oszillator, Mischer, sowie einen 4-stufigen

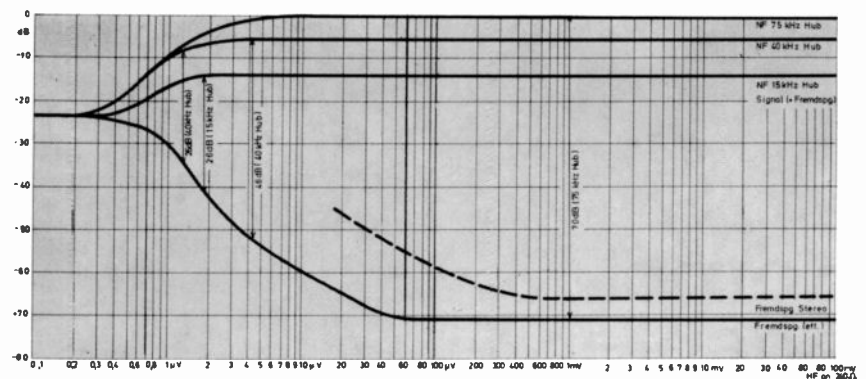


Bild 14 Signal-Fremdspannungsverlauf

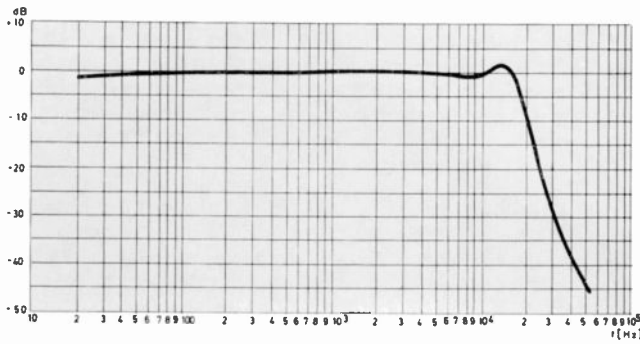


Bild 15 FM-Tiefpaßfilter Studio 2020

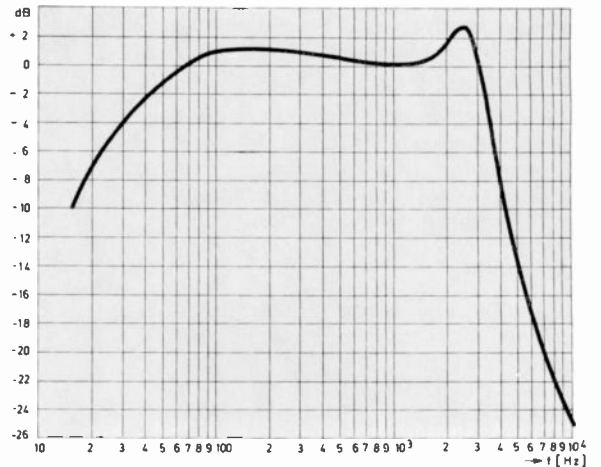


Bild 16 AM-Tiefpaßfilter Studio 2020

ZF-Verstärker, wovon 3 Stufen geregelt werden. Da das Gerät keine Ferritantenne enthält, wurde die Eingangsschaltung so ausgelegt, daß auch mit der mitgelieferten Möbelantenne gute Empfangsergebnisse bei KW bzw. MW und LW erreicht werden.

Die Oszillatorschaltung wird mit einem externen Oszillatortransistor betrieben; dadurch war es möglich, die Spulen wesentlich zu verbilligen. Ferner werden nur noch ca. 1/3 der sonst erforderlichen Umschaltkontakte benötigt. Die sich daraus ergebende Platzersparnis, der Mittelwellenschieber konnte ganz entfallen, begünstigt den kompakten, wenig lohnintensiven Aufbau des Gerätes. Hinzu kommt eine Erhöhung

der Betriebssicherheit durch die geringe Anzahl der Schaltkontakte.

Die symmetrische Mischeranordnung des TCA 440 arbeitet auf das Filter F 1, an das sich der Keramikdoppelschwinger anschließt. Dem Hochpunkt des Filters wird über einen Kondensator die Steuerspannung für einen externen Richtverstärker entnommen, der eine ausreichende Leistung für den relativ niederohmigen Eingang (Pin 3) der Vorstufenregelung aufbringt. Durch diese Anordnung kann ein ZF-Kreis entfallen, der zur Gesamtselektion nicht beitragen würde.

Die Weiterverarbeitung des Signals, 4-stufige ZF-Verstärkung, Demodulation und die Regelung von 3 ZF-Stufen, erfolgt in der üblichen Weise.

Ein anschließendes aktives 5-kHz-Filter (Bild 16) sorgt für eine ausreichende Unterdrückung von Pfeifstörungen, wie sie insbesondere bei Kurzwelle auftreten.

4e Abstimmanzeige

Der Transistor T 14, aus der AM-Betriebsspannung versorgt, wird von der Abstimmspannung, die der AM-IC TCA 440 liefert, angesteuert, wobei mit dem Widerstand R 46 der Nullpunkt und mit dem Widerstand R 44 der Endausschlag des Instrumentes bei einem HF-Eingangsspiegel von 500 mV eingestellt wird.

Die Feldstärkeanzeige bei FM wird den Punkten 9 und 13 des ZF-PLL-Decodermoduls entnommen und direkt dem Anzeigeinstrument zugeführt.

Nützliches Zubehör für Tonband- und Cassetten-Geräte



Dieser Adapter gestattet an ein Rundfunk- bzw. Steuergerät mit nur einer kombinierten TA/TB-Buchse gleichzeitig zwei Tonbandgeräte (in Mono oder Stereo) anzuschließen. Dabei ist es gleichgültig, ob es sich um zwei Spulengeräte, zwei Cassettengeräte oder je eines der beiden Arten handelt. Wechselseitiges Überspielen zwischen den angeschlossenen Geräten bei gleichzeitiger Mithörkontrolle über das Rundfunk- bzw. Steuergerät ist gegeben. Der Anschluß von zwei Stereoanlagen geschieht direkt. Soll bei gemeinsamem Anschluß von einem

Mono- und einem Stereogerät gegenseitig überspielt werden, so ist am Monogerät der Zwischenstecker 294 zu verwenden. Dadurch werden entweder beide Stereosignale zusammengefaßt oder beide Stereospuren bespielt. Der Adapter kann an geeigneter Stelle an der Rückwand des Rundfunk- bzw. Steuergerätes mit zwei Schrauben befestigt oder auch nur lose dem Gerät beigelegt werden. Zur Schonung von Möbeloberflächen ist der Gehäuseboden mit Schaumstoff beklebt. Die freie Kabellänge beträgt inklusive Stecker ca. 40 cm. W. H.

Kombi-Adapter 299

