Schlumberger

NOTICE TECHNIQUE M A - 13

MAGNÉTOPHONE MONAURAL Type F 211 - F 212

Volume 1

Schlumberger

MAGNÉTOPHONE MONAURAL Type F 211 - F 212

Volume 1

CENTRE DE RUEIL -296, AV. NAPOLEON-BONAPARTE-92503 RUEIL-MALMAISON-TEL.977.92.23-CABLE BELINUSINE-RUEIL

NOTICE TECHNIQUE M A 13 MAGNÉTOPHONE MONAURAL Type F 211 - F 212

Volume 1

TABLE DES MATIERES	
GENERALITES	Page
1 - EXPLOITATION	1 - 1
1 - 1 Caractéristiques électriques	1 - 2
1 - 2 Caractéristiques mécaniques	1 - 2
1 - 3 Caractéristiques des Têtes magnétiques	1 - 3
1 - 4 Installation	1 - 4
등 보이 그리고 있다면 하지 않아야 한 바로 가득하게 하나 있었다.	1 - 6
1 - 4 - 1 Encombrement et Poids	1 - 6
1 - 4 - 2 Chargement de la bande	1 - 6
1 - 5 Raccordement	1 - 8
1 - 5 - 1 Raccordement au secteur - Changement tension secteur	1 - 8
1 - 5 - 2 Raccordement à la modulation	1 - 8
1 - 5 - 3 Raccordement Yélécommande	1 - 8
1 - 5 - 4 Repérage des Connecteurs et Fiches raccordement	1 - 9
1 - 6 Repérage et fonction des commandes et organes	1 - 1
2 - FONCTIONNEMENT	2 - 1
2 - 1 Fonctionnement électrique	2 - 1
2 - 1 - 1 Chaîne d'enregistrement - Amplificateur d'enregistrement	2 - 1
2 - 1 - 2 Chaîne Haute Fréquence - Oscillateur H.F.	2 - 1
2 - 1 - 3 Chaîne de lecture - Amplificateur de lecture	
2 - 1 - 4 Chaîne de sortie - Amplificateur de sortie	2 - 3
	2 - 3
2 - 1 - 5 Chaîne d'écoute - Amplificateur de repérage	2 - 3
2 - 1 - 6 Chaîne alimentation - Alimentation stabilisée	2 - 4

의 부지 경기를 다른 경기에 가입니다. 그리고 있는 그리고 있는 것이 되었다. 그런 이번 없는 경기에 다른	2-)
2 - 2 Fonctionnement mécanique	2 - 5
2 - 2 - 1 Défilement - Généralités	2-5
2 - 2 - 1 - 1 Mécanisme du cabestan	2-5
2 - 2 - 1 - 2 Galet presseur	2-5
2 - 2 - 1 - 3 Galets enrouleur, twister, d'entrée	2-6
2 - 2 - 1 - 4 Galet guide - régulateur de tension de bande	2-6
2 - 2 - 1 - 5 Compteur - Galet compteur	2-6
2 - 2 - 1 - 6 Broches porte-bobine	2 - 8
2 - 2 - 1 - 7 Freins d'arrêt	2 - 8
2 - 2 - 1 - 8 Frein de montage	2 - 8
2 - 2 - 2 Bloc porte-têtes	
2 - 2 - 1 Généralités	2 - 8
2 - 2 - 2 Guides de bande	2 - 9
2 - 2 - 3 Têtes magnétiques	2 - 9
2 - 2 - 4 Ecarteurs de bande	2 - 9
2 - 2 - 5 Schéma de branchement des connecteurs des têtes	2 - 10
2 - 3 Fonctionne ment électromécanique	2 - 11
2 - 3 - 1 Bloc relais	2 - 11
2 - 3 - 1 - 1 Fonction LECTURE	2 - 11
2 - 3 - 1 - 2 Fonction ENREGISTREMENT	2 - 11
2 - 3 - 1 - 3 Fonction REPERAGE	2 - 11
2 - 3 - 1 - 4 Fonction MONTAGE	2 - 12
2 - 3 - 1 - 5 Fonction ARRET	2 - 12
2 - 3 - 1 - 6 Logique du bloc relais	2 - 12
2 - 3 - 2 Télécommande	2 - 13
2 - 3 - 2 - 1 TéLécommande LECTURE	2 - 13
2 - 3 - 2 - 2 Télécommande ENREGISTREMENT	2 - 13
2 - 3 - 2 - 3 Sécurité de Télécommande	2 - 13
2 - 3 - 2 - 4 Signalisation de Télécommande	2 - 13
2 - 3 - 3 Potentiomètre de repérage	2 - 13
3 - MAINTENANCE MECANIQUE ET ELECTROMECANIQUE	3-1
3 - 1 Entretien courant - Généralités	The second section
3 - 1 - 1 Accès aux organes - Démontage de l'habillage de la platine	3-1
mécanique	3 - 1
3 - 1 - 2 Vérifications et réglages éventuels	3-2
3 - 1 - 2 - 1 Défilement	3 - 2
3 - 1 - 2 - 2 Régulateur de tension de bande - Amortisseur	3 - 3
3 - 1 - 2 - 3 Galet presseur	3.3

3 - 1 - 2 - 4 Freins d'arrêt	3-4
3 - 1 - 2 - 5 Freins de montage - Electroaimant K100	3 - 5
3 - 1 - 2 - 6 Electroalmant de repérage K103	3 - 5
3 - 1 - 2 - 7 Cabestan - Alternateur tachymétrique - Moteur pilo	te 3-5
3 - 1 - 2 - 8 Micro-contacts	3 - 5
3 - 1 - 2 - 9 Bloc porte-têtes	3 - 6
3 - 2 Maintenance électronique	3-7
3 - 2 - 1 Généralités - Courbes de réponse	3 - 7
3 - 2 - 2 Méthode de dépannage rapide	3 - 10
3 3 - 2 - 2 - 1 Chaîne LECTURE	3 - 10
3 - 2 - 2 - 2 Chaîne ENREGISTREMENT	3 - 11
3 - 2 - 2 - 3 Chaîne d'ASSERVISSEMENT	3 - 11
3 - 3 Mesures statiques et dynamiques	3 - 13
3 - 3 - 1 Appareils de mesures utilisés	3 - 13
3 - 3 - 2 Procédure de mise au point	3 - 13
3 - 3 - 3 Plaquette amplificateur Enregistrement	3 - 13
3 - 3 - 4 Plaquette oscillateur H.F.	3 - 14
3 - 3 - 5 Plaquette amplificateur Lecture	3 - 14
3 - 3 - 6 Plaquette amplificateur de sortie	3 - 15
3 - 3 - 7 Plaquette amplificateur de ligne	3 - 15
3 - 3 - 8 Plaquette amplificateur d'écoute	3 - 16
3 - 3 - 9 Plaquette régulation 42 V	3 - 16
3 - 3 - 10 Plaquette amplificateur asservissement	3 - 17
3 - 3 - 11 Plaquette amplificateur asservissement démodulateur	3 - 17
3 - 4 Liste des pièces détachées de Maintenance	3 - 18
- NOMENCLATURE ELECTRIQUE	4-1
4 - 1 Platine mécanique	4-1
4 - 1 - 1 Bloc relais	4-5
4 - 2 Bloc têtes magnétiques	4-7
4 - 3 Châssis	4 - 8
4 - 3 - 1 Face avant	4 - 10
4 - 3 - 2 Bloc correcteur Mono Enregistrement	4-11
4 - 3 - 3 Bloc correcteur Mono Lecture	
	4 - 12
4 - 3 - 4 Plaquette Télécommande	4 - 13
4 - 3 - 5 Plaquette redresseurs	4 - 14
4 - 4 Circuits électroniques	4 - 15
4 - 4 - 1 Amplificateur d'enregistrement	4 - 15

Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.

4 - 4 - 2 Oscillateur H.F.	4 - 18
4 - 4 - 3 Amplificateur de lecture	4 - 20
4 - 4 - 4 Amplificateur de sortie	4 - 24
4 - 4 - 4 - 2 Amplificateur de ligne	4 - 26
4 - 4 - 5 Amplificateur d'écoute	4 - 29
4 - 4 - 6 Circuit de régulation	4 - 31
4 - 4 - 7 Amplificateur d'asservissement	4 - 33
4 - 4 - 7 - 1 Ampli d'asservissement et démodulateur	4 - 35
4 . 4 . 7 . 2 Plaquette asservissement	4 - 37

- Photo 1 1 Magnétophone F 211 Présentation en console
- Photo 1 2 Magnétophone F 221 Vue ensemble
- Photo 1 3 Magnétophone F 211 Vue ensemble repérée
- Photo 1 4 Magnétophone F 211 Vue intérieure
- Photo 2 1 Magnétophone F 211 Platine vue de dessus repérée
- Photo 2 2 Magnétophone F 211 Platine vue de dessous repérée

NOTICE TECHNIQUE M A - 13 MAGNÉTOPHONE MONAURAL

Type F 211 - F 212

Volume I

GENERALITES

Le magnétophone F 211 est un appareil de studio destiné à être installé dans un meuble support. De conception légère et compacte et de dimensions réduites, l'emploi généralisé de transistors au silicium et de circuits imprimés enfichables lui donne des performances de haute qualité et de grande fiabilité du point de vue électronique.

Le principe d'entraînement de la bande par cabestan directement monté sur l'axe du moteur pilote à courant continu asservi en couple et vitesse élimine de nombreuses sources de fluctuation inhérentes aux différents systèmes utilisant un moteur synchrone. De plus la vitesse est indépendante de la fréquence du réseau d'alimentation. Le système d'asservissement permet donc une modification de vitesse, permanente ou variable, par simple correction électronique.

La simplicité des organes mécaniques et leur accessibilité directe permet une mainnance aisée et rapide, tant du point de vue entretien que du dépannage. De même les circuits électroniques étant groupés par fonction, il est facile de détecter un défaut éventuel et d'y remédier très rapidement par un circuit de remplacement.

Les éléments mécaniques et électroniques étant groupés chacun en deux parties distinctes, le châssis électronique d'une part, la platine mécanique d'autre part, les mesures peuvent se faire platine mécanique relevée et en fonctionnement, l'ipparéll étant dans un meuble support.

Etant donné ses performances, l'échange de programmes enregistrés ne pose pas de difficultés, le magnétophone F 211 étant un instrument de laboratoire.

Ce document ne peut être communiqué ou réproduit sans notre autorisation écrite.

1 - EXPLOITATION

1 - 1 Caractéristiques électriques

Niveau d'entrée =	- 22 dB		+ 12 dB	
Impédance	200 Ω	12.5	> 10 kΩ	
Niveau de sortie =	- 22 dB	En option	+ 12 dB (Pour	F 212)
Impédance	200 Ω		< 50 Ω	
Distorsion harmonique	1 % pour un r	niveau de s	sortie de - 22 dB	
Rapport signal/bruit (Enregistrement + Lecture)	Vitesse 9,5	cm/s	19 cm/s	38 cm/s
	Non pondéré 58 d	В	58 dB	58 dB
	Pondéré 59 d dB	В	62 dB	61 dB
Courbe	Vitesse 9,5 of ± 1 dB 80/6 + 1 dB - 4 dB 40/8	0000	19 cm/s 50/10000	38 cm/s 50/15000 30/17000
Amplificateur repérage				
(Puissance)	2 W/10 Ω			
Alimentation	Secteur: 127	/220 V	50/60 Hz	
	Consommatio (Machine arrê		20 W	
	Consommatio (Enregistreme		90 W	
Stabilité secteur	Caractéristiques inchangées pour ± 10 Fonctionnement possible pour ± 15			
Conditions d'ambiance	Température Température		nement 0 à + 50 e - 20 à + 65	

Schlumberger

1-2 Caractéristiques mécaniques

Bande magnétique

Largeur 6,25 mm

Bobines

Diamètre maximum 265 mm

Noyaux de bobines

Tous types normalisés : Européens ou Américains

Amateurs

Diamètre normal: 86 mm

Commandes

Locales par boutons poussoirs impulsion er

télécommandes par fils

Vitesses de défilement

38,1 cm/s ± 0,3

indépendant de la

19,05 cm/s ± 0,3 . 9,51 cm/s ± 0,3

fréquence secteur

Fluctuations de vitesse crête à crête selon norme CCIR

38,1 cm/s < 0,3 " 19,05 cm/s 0,3

9,51 cm/s < 0,4

Scintillement

Par mesure des bandes latérales : - 40 dB

Temps de démarrage et stabilisation

< 1 seconde

Tension mécanique

de la bande

sur les têtes 1 ± 0,1 N 100 ± 10 g

Marche rapide à vitesse réglage de façon continue dans les deux sens

Vitesse max, 8 m/s

Durée de rebobinage pour

une bande de 750 m

< 2 mn 30 s

Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.

1 - 3 Caractéristiques des Têtes magnétiques

Tête de lecture L 9 D

Impédance L = 27,2 mH $R = 6,7 \Omega$

Entrefer 0,004 mm

Blindage mumétal + cuivre + mumétal

Tête d'enregistrement ENR 9 B

Impédance L = 3,57 mH $R = 1,95 \Omega$

Entrefer 0,020 mm

Tête d'effacement EFF 11 Circuit magnétique en ferrite à double entrefer de 0,10 m

Schlumberger

1 - 5 - ENCOMBREMENT-60 F211 0 487 425 Schlumberger Ce document ne peut être communiqué ou · reproduit sans notre autorisation écrite.

1 - 4 Installation (Photo 1 -1 et Photo 1 - 2)

L'appareil étant livré nu, différents modes d'installation sont possibles :

- soit en console comme l'indique la photo 1 1
- soit en rack 19 pouces. Dans ce cas, la platine mécanique est dissociée du châssis. Des câbles de raccordement de la longueur convenable sont prévus à cet effet.

1 - 4 - 1 Encombrement et Poids

Encombrement : voir page 1 - 5

Poids: 35 kg

1 - 4 - 2 Chargement de la bande

Pour la mise en place des noyaux standards européens, utiliser les verrous à ressort (à 1/4 de tour) montés sur les broches porte-bobines.

Si les noyaux **ne comportent pas** de flasques, placer d'abord sur le noyau caoutchouté les plateaux de 267 mm fournis avec l'appareil.

Des disques adaptateurs à placer sur les verrous permettent de centrer et serrer les noyaux américains.

Pour l'emploi des bobines type CEI à trou central de 8 mm, démonter les verrous à ressort et les remplacer éventuellement par des bouchons spéciaux. *

Tous les types usuels de bande magnétique de 6,25 (1/4") peuvent être utilisés, mais l'appareil est réglé -sauf demande spéciale- pour la bande dite à "haute efficacité" en épaisseur "normale".

Si la bobine débitrice -gauche- est normalement enroulée (couche magnétique vers l'intérieur) le circuit à faire suivre à la bande est celui de la figure 1 (page 1 - 7).

Si au contraire, la couche magnétique se trouve vers l'extérieur de la bobine, utiliser le galet euxiliaire situé près du bloc-têtes, et faire subir à la bande une torsion d'un demi-tour entre ce galet auxiliaire et le galet de renvoi. Le circuit à faire suivre à la bande est alors celui de la figure 2 (page 1 - 7)

* Il est toujours préférable que les 2 broches reçoivent des bobines, plateaux et noyaux d'inertie comporoble, et de proportionner les dimensions du flasque au diamètre du noyau: ceci permet d'éviter à la bande des contraintes exagérées en bobinage rapide et au freinage.

Schlumberger

Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.

Te

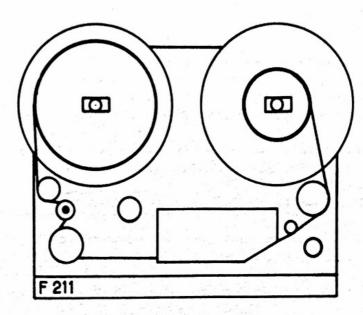


Figure: 1

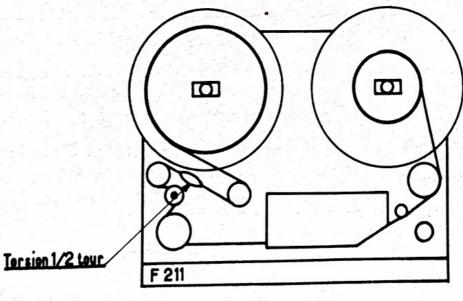


Figure: 2

Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.

1 - 5 Raccordement

1 - 5 - 1 Raccordement au secteur - Changement de Tension secteur

L'appareil est normalement livré pour être utilisé sur un secteur 220 V. Il est indispensable de relier le point de masse du connecteur secteur à la terre. Les normes U.T.E. rendent le raccordement obligatoire vis-à-vis de la sécurité de l'exploitant et des performances de l'appareil. Le tableau 1 - 5 - 4 donne la disposition des contacts sur les connecteurs.

Pour un secteur autre que 220 V, il est nécessaire de déplacer le fil n° 5 de la bome 220 V du transformateur à la borne 110-127-240 correspondant au réseau.

1 - 5 - 2 Raccordement à la modulation (voir Tableau 1 - 5 - 4)


Il est indispensable d'effectuer les raccordements de masse des gaînes de modulation qui sont connectées sur l'appareil à la masse mécanique.

1 - 5 - 3 Raccordement Télécommande (voir Tableau 1 - 5 - 4)

ATTENTION - La connection du + 48 V de télécommande à la masse étant à la charge de l'utilisateur, il est indispensable, dans le cas où la télécommande n'est pas utilisée, de réunir sur la fiche les points A et D, sinon les performances de bruit de fond ne sont plus garanties.


Schlumberger

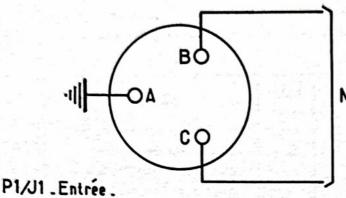1 - 5 - 4 Repérage des Connecteurs et Fiches de raccordement




Modulation

Fiche SOURIAU 851_06_EC_8_3_ P02

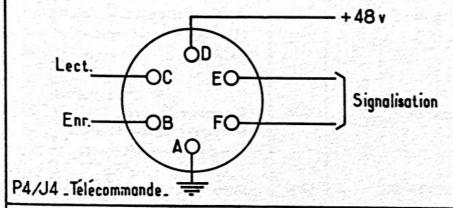


Fiche SOURIAU

851_06_EC_10_6_P02

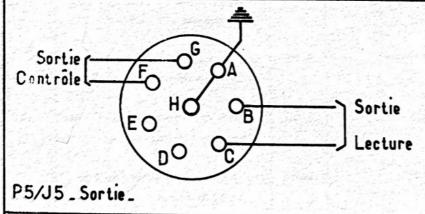

Fiche SOURIAU

851_01_EC_12_8_S02

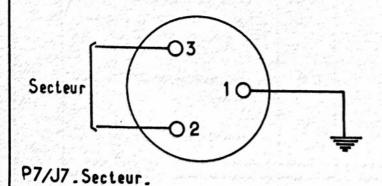

Fiche F.R.B

D03_P_32_FTG

Ce document ne peut être communiqué ou

Sablu

1 - 6 Repérage et fonction des commandes et organes (Photos 1-3 et 1-4)

La photo repérée (1 - 3), en regard du tableau, donne l'explication et le repérage des différents organes mécaniques et électriques nécessaires à l'exploitation de l'appareil et à la compréhension de son fonctionnement.

Nº Ref. Photo	Désignation	Re Dési	
(1)	Bouton poussoir (noir) LECTURE	S20	- Desserrage des freins - Défilement de la bande à la vitesse choisie par (12)
(2)	Bouton poussoir (rouge) ENR	S200	- Même fonction mécanique que (1) mais n'agit que par manœu- vre simultanée de (5) et visuali sation par (7)
(3)	Bouton poussoir (noir) REPER	S208	- Desserrage des freins - Défilement progressif en sens et vitesse commandé par (8)
(4)	Bouton poussoir (noir) MONTAGE	S209	- Desserrage du frein principal - Maintien de l'action du frein secondaire
(5)	Bouton poussoir (rouge) SECURITE	S205	- Sécurité à l'enregistrement - Agit simultanément avec (2)
(6)	Bouton poussoir (blanc) STOP	S210	- Arrêt des fonctions précédentes - Serrage des freins
(7)	Voyant rouge	DS1	- Visualisation de la fonction Enregistrement
(8)	Commande progressive des moteurs droit et gauche	510 342	- En position Repérage (3) com- mande le sens et la vitesse de la bande
9)	Voyant vert	DS2	- Visualisation de la mise sous tension
0)	Bloc à douilles "Casque"		- Branchement du casque

Schlumberger

Nº Ref.	Désignation	Ref.	Fonction
(11)	Vis imperdable		- Verrouillage de la platine
(12)	Sélecteur de vitesse	S211	- Commutation électrique de la vitesse sélectionnée
(13)	Compteur		- Compteur de bande, gradué en minute pour 19 cm/s et remise à zéro
(14)	Commutateur d'écoute	S214	- Commute la chaîne d'écoute sur la sortie soit directement (nor-
			mal) soit après atténuation (atténué) soit hors circuit
(15)	Interrupteur secteur	S 9	- Alimentation de l'appareil
(16)	Fusibles	F1/F2	- Fusibles insérés dans l'alimentation
(17)	Embase mâle 3 points	Ј7	- Raccordement secteur
(18)	Embase femelle 6 points	J4	- Raccordement té lécommande
(19)	Bloc à douilles (3 pts)		- Test sortie (Raccordement)
(20)	Embase mâle 8 points	J5	- Raccordement sortie modulation
(21)	Compteur		- Compteur horaire indiquant le nombre d'heures de service du cabestan
(22)	Commande potentiomètre ECOUTE	R408	- Règle le niveau d'écoute du H.P. de contrôle
(23)	Bome noire	ј 3	- Raccordement de "Terre"
(24)	Embase femelle 3 points	J1	- Raccordement entrée modulation
(25)	Inverseur à glissières	S1	- Commande d'atténuateur d'entrée
		, a	

Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.

Nº Ref. Photo	Désignation	Ref. Désign.	Fonction
(26)	Bloc à douilles (3 pts)		- Test entrée (Raccordement
(27)	Galet d' "entrée"		- Filtre les vibrations de bande
(28)	Galet "guide"		- Détermine la hauteur de défile- ment de la bande
			- Détecte la tension de bande
(29)	Galet "enrouleur"		- Ramène à hauteur norma le une bande bobinée à hauteur diffé-
			rente - Crée la boucle nécessaire au
*			fonctionnement du régulateur de
			tension de bande
(30)	Galet "twister"		- Permet la formation d'une boucle
			pour l'utilisation de bandes en- roulées couche magnétique à l'ex- térieur
(31)	Porte-bobine		- Porte la bobine débitrice
(32)	Vis imperdable		- Verrouillage du blac porte-têtes
(33)	Tête magnétique		- Effacement
(34)	Tête magnétique		- Enregistrement
(35)	Tête magnétique		- Lecture
(36)	Porte-bobine		- Porte la bobine réceptrice
(37)	Cabestan		- Entraîne la bande à vitesse constante
(38)	Galet de "sortie"		- Isole le cabestan de la bobine réceptrice
			- Commande le compteur de bande
			- Guide la bande dans le cas d'un rebobinage d'une bande bobinée à hauteur différente
(39)	Galet presseur		- S'applique sur le cabestan (37) et
	Salet pleaseur		entraîne la bande

Schlumberger

2 - FONCTIONNEMENT

2 - 1 Fonctionnement électrique «Schéma s de principe 710.170.4710530) Schéma synoptique (page 2 - 2)

Le schéma synoptique permet de définir le trajet de la modulation le long de la chaîne complète, ainsi que le circuit d'alimentation.

2 - 1 - 1 Chaîne d'enregistrement - Amplificateur d'enregistrement

(Nomen clature 510 357 - Schéma 610 326

La chaîne se compose d'un atténuateur d'entrée de 34 dB commutable selon le niveau + 12 dB ou - 22 dB, d'un transformateur de rapport 1, d'un ajustage de gain de ± 3 dB (R 105) (selon l'efficacité de la tête d'enregistrement), de l'amplificateur et de la tête d'enregistrement du type ENR 9 B.

L'amplificateur d'enregistrement comporte 2 étages d'amplification (Q1/Q2 et Q3/Q4) de part et d'autre d'un correcteur à commutation par relais permettant d'obtenir les préaccentuations nécessaires aux vitesses 9.5 - 19 - 38 cm/s.

De plus on peut agir sur la contre-réaction pour constituer les corrections variables permettant de compenser les variations d'efficacité de la tête d'enregistrement aux fréquences élevées.

Un circuit résonnant L1 - C10 élimine le court-circuit de la fréquence de polarisation dans l'étage final d'amplification,


Cette fréquence de polarisation vient de la chaîne haute fréquence, son niveau est dosable par R108.

Une résistance de 1 Ω en série avec la tête d'enregistrement permet la mesure du courant B.F. et H.F. parcourant la tête.

2 - 1 - 2 Chaîne Haute Fréquence - Oscillateur H.F.

(Nomen clature 510 358 - Sché ma 610 324)

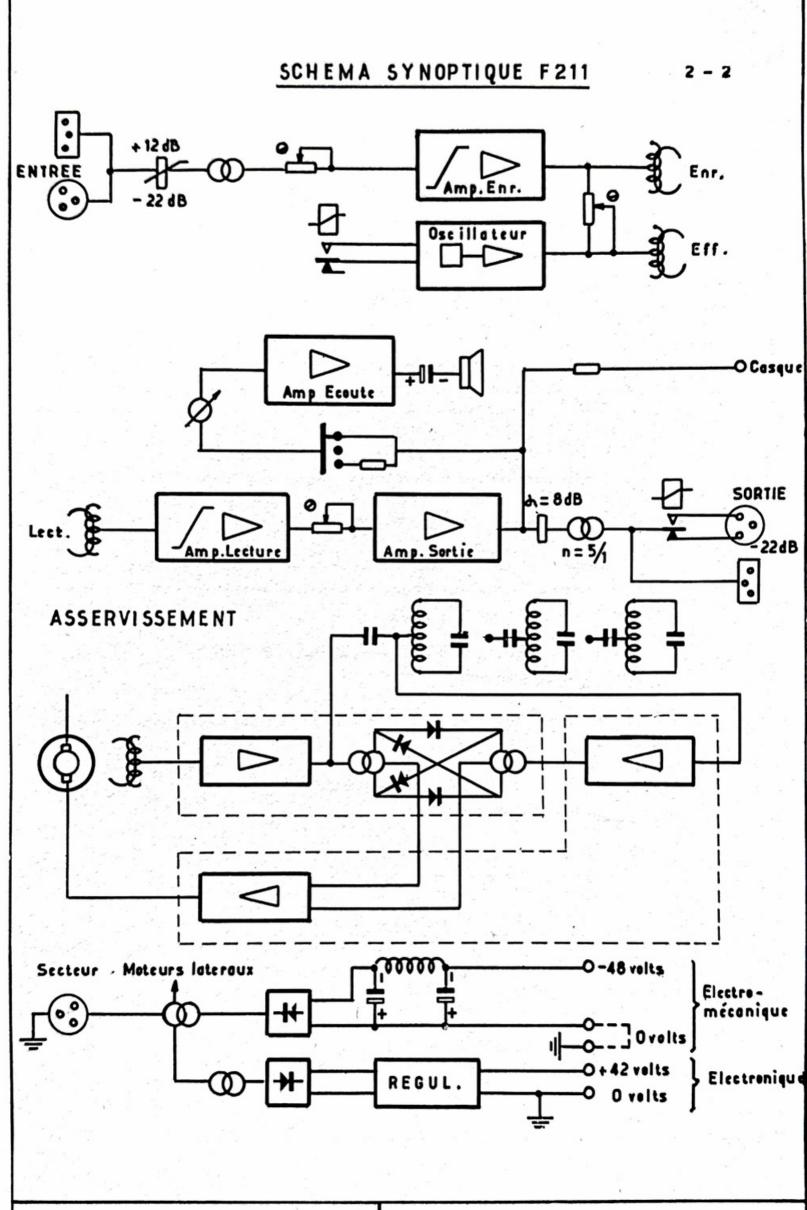La chaîne se compose d'un oscillateur pilote dont l'alimentation est commutée par le relais K1 d'enregistrement. La fréquence de 86 kHz attaque un amplificateur push-pull, classe B, dont le niveau de sortie en charge sur la tête d'effacement accordée par capacité parallèle est de + 25 dB (13,5 V).



Schlumberger

2 - 1 - 3 Chaîne de lecture - Amplificateur de lecture

(Nomen clature 510 356 - Schéma 610 322)

La chaîne se compose de la tête de lecture du type L 9 D, de l'amplificateur de lecture et des correcteurs variables.

L'amplificateur de lecture comporte deux étages. Le premier a un gain de 53 dB, attaque un réseau passif de correction correspondant aux 3 vitesses de défilement pour le standard CCIR. Le second étage, de gain 23 dB, comporte un réseau de correction variable permettant de tattraper la dispersion de caractéristiques aux fréquences élevées des têtes de lecture. Ce réseau de correction, agissant en contre-réaction, est commuté suivant les vitesses par les relais K2, K3, K4.

Un ajustage de gain R100 permet d'attaquer la chaîne de sortie au niveau - 22 dB.

2 - 1 - 4 Chaîne de sortie - Amplificateur de sortie (NIE 510 696 - Schéma 610 850)

En option + 12 dB (N re 510 359 - Schéma 610 328)

La chaîne se compose de l'amplificateur de sortie de gain 22 dB pour amener le niveau à 0 dB permettant l'attaque de l'amplificateur d'écoute ainsi que la sortie casque, d'un atténuateur de 8 dB combiné à un transformateur de rapport 5/1 ramenant le niveau à - 22 dB sur une impédance de source de 200 \O.

A l'aide du relais K5 la modulation est aiguillée soit sur la sortie "LECTURE", soit sur la sortie "CONTROLE". Ce relais est alimenté dans la fonction "télécommandée lecture" uniquement. (sur demande en enregistrement).

N.B. - Dans le cas d'un appareil à niveau de sortie + 12 dB, l'amplificateur de sortie est remplacé par un amplificateur de ligne de gain 34 dB du type pusc-pull série classe AB, à faible impédance de sortie. Un transformateur de rapport 1/1 permet la symétrisation de la ligne de sortie.

Un amplificateur annexe se trouvant sur le même circuit que le précédent permet l'attaque du casque au niveau O dB ainsi que l'amplificateur d'écoute.

2 - 1 - 5 Chaîne d'écoute - Amplificateur de repérage

(Nomenclature 510,697 - Schéma 610,849)

La chaîne se compose d'un commutateur permettant la coupure, l'atténuation ou le niveau normal de sortie (\$214), d'un potentiomètre R408, de l'amplificateur d'écoute du type push-pull série classe B attaquant le haut-parleur au travers d'une capacité d'isolement C401, Le gain de l'amplificateur est de 23 dB. L'impédance du haut-parleur est de 10 Ω.

Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.

2 - 1 - 6 Chaîne d'alimentation - Alimentation stabilisée

(Nomenclature 510,363 - Schéma 610,321)

La chaîne se compose de deux fusibles de protection F1-F2, du transformateur TR6 délivrant les tensions nécessaires à l'électromécanique, du transformateur TR5, branché sur la prise 170 V de TR6, délivrant la tension nécessaire à l'électronique, deux ponts de diodes, (circuit 510 373), une cellule de filtrage pour l'électronécanique, un circuit de stabilisation pour l'électronique.

Ce dernier appelé ''Régulation 42 V'' comprend un circuit de stabilisation commandant un transistor ballast Q1 monté sur le châssis. Un dispositif de détection de courant protège l'allimentation contre toute surcharge de l'utilisation.

N.B. - Le pôle négatif de l'alimentation de l'électronique est relié à la masse mécanique. Le pôle positif de l'alimentation de l'électromécanique n'est pas relié à la masse mécanique. Il est donc nécessaire d'assurer cette connection extérieurement sur la prise de télécommande.

2 - 1 - 7 Chaîne d'asservissement

Amplificateur d'asservissement (Nomenclature 510 361 - Schéma 610 323)

Amplificateur discriminateur (Nomenclature 510 362 - Schéma 610 325)

Circuit d'asservissement (Nomenclature 510 344 - Schéma 610 317)

La chaîne d'asservissement se compose d'une part, d'un détecteur de vitesse (capteur et roue phonique solidaire du cabestan), d'autre part, d'un discriminateur ou détecteur d'erreur, attaqué par deux voies d'amplification, l'une directe, l'autre déphasée, selon la fréquence délivrée par le capteur de vitesse, par un réseau déphaseur composé d'une capacité en série avec un circuit L C parallèle accordé nominalement sur les fréquences 500, 1000 et 2000 Hz, suivant la vitesse utilisée. Le discriminateur ou détecteur d'erreur est un circuit du type démodulateur en anneau délivrant un signal continu positif, nul ou négatif, selon la fréquence détectée par le capteur de vitesse.

Ce signal ou tension d'erreur est superposé é une polarisation fixe permettant au moteur cabestan de démarrer par l'intermédiaire d'un amplificateur à courant continu.

Les deux voies d'amplification, directe et déphasée, sont constituées d'amplificateurs push-pull série classe B.

Le circuit "Amplificateur d'asservissement" comporte la voie déphasée et l'amplificateur à courant continu.

Le circuit ''Discriminateur' comporte l'amplificateur de voie directe et le démodulateur en anneau

Schlumberger

Le circuit "Asservissement" comporte les trois circuits déphaseurs connectés par le contacteur S211 sélecteur de vitesse.

2 - 2 FONCTIONNEMENT MECANIQUE

2 - 2 - 1 Défilement - Généralités (Photo 2 - 1 et Photo 2 - 2)

Pour assurer l'échange de programmes avec une fiabilité de performances satisfaisantes. Il est nécessaire d'avoir un plan de référence correct. Ceci est obtenu à l'aide d'une fonderie rigide stabilisée thermiquement, portant trois points d'appui fournissant un plan de référence.

Ce plan de référence qui est directement le support du bloc porte-têtes détermine la hauteur de la bande d'après la position exacte des éléments conduisant la bande (galets, Porte-bobine, cabestan).

Le procédé utilisé pour le guidage de la bande consiste à définir :

- la hauteur de la bande par le galet guide à flancs de céramique porté par le bras régulateur.
- la direction de la bande (azimut) par le fait qu'elle s'établit d'elle-même parfaitement perpendiculaire à l'axe pilote ou cabestan.

2 - 2 - 1 - 1 Mécanisme du cabestan

Le cabestan se compose du moteur pilote, d'une roue en fer doux dont les dentures permettent la détection de la vitesse de rotation par l'intermédiaire du capteur, et d'un manchon en acier inoxydable sur lequel s'applique la bande.

L'ensemble étant monté puis rectifié en usine, il est très important de ne pas essayer de dissocier l'assemblage.

Le moteur est équipé de balais doubles d'une durée supérieure à 100000 heures qui ne nécessitent aucun entretien.

L'ensemble est fixé par trois vis sous la platine. Son démontage nécessite un réglage d'écartement du capteur et de la pression du galet presseur sur le cabestan. (Voir Maintenance)

2 - 2 - 1 - 2 Galet presseur

Il est appliqué sur le cabestan par l'électroaimant K102. Ce dernier doit toujours travailler en butée. La force d'appui du galet presseur n'étant déterminée que par la profondeur d'écrasement du caoutchouc sur le cabestan.

Son réglage est décrit au chapitre Maintenance.

2 - 2 - 1 - 3 Galets enrouleur, twister, d'entrée

Le galet enrouleur a pour rôle de ramener approximativement à hauteur normale une bande bobinée à une hauteur différente.

Le galet twister permet l'utilisation d'une bande bobinée couche magnétique à l'extérieur.

Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.

Le galet d'entrée isole des têtes l'ensemble de déroulement, en filtrant les vibrations de la bande.

2 - 2 - 1 - 4 Galet guide - Régulateur de tension de bande (Figure 3 - Page 2 - 7)

En défilement normal, le moteur gauche ne reçoit qu'une faible alimentation et son couple de retenue est négligeable. La tension de la bande est donnée par un régulateur mécanique commandé par le galet guide qui corrige l'influence des variations de diamètre de la bobine débitrice (variations pouvant atteindre un rapport de 5).

Ce régulateur se compose de deux patins articulés (a) appuyes sur un tambour (b) par le ressort ajustable (c) dont l'action équilibre la tension de la bande par l'intermédiaire d'un système de levier (d) et lame flexible (e) constituant un démultiplicateur sans jeu ni hysteresis notable.

Un amortisseur hydraulique élimine le pompage de cet asservissement à grand gain. Il est à noter que le gain dépend directement de l'angle que forme la lame flexible (e). Voir le chapitre Maintenance.

En position "Repérage" un électroaimant K103 vient libérer l'action des patins et permet au moteur gauche de tourner librement.


2 - 2 - 1 - 5 Compteur - Galet compteur


Le compteur est actionné par le galet compteur, Gradué en dixième de minute, il détermine la durée du défilement de la bande pour la vitesse de 19 cm/s. Il est entraîné à l'aide d'un flexible et d'un jeu de pignons par le galet compteur. Ce dernier est caoutchouté pour obtenir une meilleure adhérence de la bande.

2 - 2 - 1 - 6 Broches porte-bobine

Les broches sont directement montées sur les moteurs auxiliaires B1 et B2. Elles comportent les tambours des freins, soit régulateur de tension, soit de montage, et les frictions et tambours des freins d'arrêt.

Schlumberger

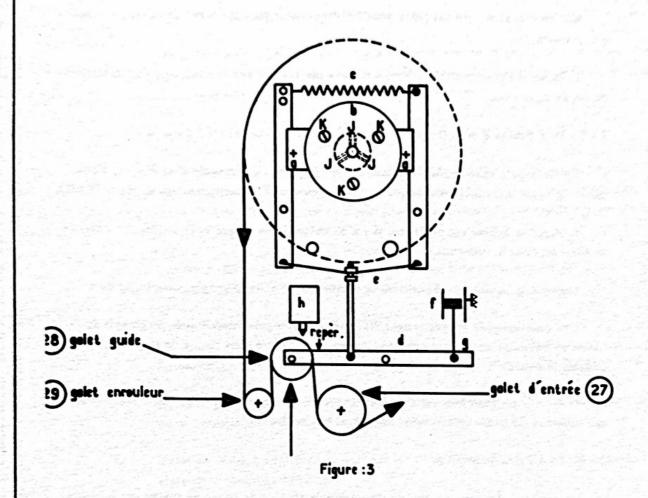

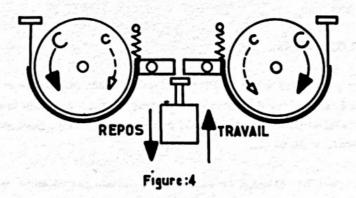

Un jeu d'adaptateurs est prévu pour l'utilisation de tous les types de noyaux et bobines utilisés.

L'appareil est normalement livré avec ses plateaux et ses verrous pour l'utilisation du noyau Européen.

2 - 2 - 1 - 7 Freins d'orrêt (Figure 4 - Page 2 - 7)

Le freinage s'obtient par l'application, sur la jante caoutchoutée d'un disque, d'une sangle d'acier inoxydable tendue par un ressort lorsque l'électroaimant est au repos (K101).

Lorsque la bobine est débitrice, il y a autoblocage du disque et le couple est celui de la friction. Couple important C.

Lorsque la bobine est réceptrice, le disque glisse sous la sangle. Couple faible c.

Ces deux couples sont fortement dissymétriques et permettent l'arrêt progressif de la bande en bobinage rapide dans un sens comme dans l'autre sans risque de casser, ni de boucler la bande.

Il est à noter toutefois que l'on doit respecter une certaine symétrie dans les inerties des supports de bande (plateaux et noyaux ou bobines).

2 - 2 - 1 - 8 Frein de montage

Un tambour identique à celui du régulateur de tension de bande se trouve sur le moteur B2. Un patin commandé par l'électroaimant K100 donne un léger couple de freinage dans la fonction "Montage" pour permettre une manipulation aisée de la bande.

Il est à noter que dans cette fonction, la broche gauche est freinée par le régulateur de tension de bande.

2 - 2 - 2 Bloc porte-têtes

2 - 2 - 2 - 1 Généralités

Le bloc porte-têtes forme un ensemble indépendant enfichable et verrouillable à l'aide de deux vis à fente pièce de monnaie et de deux ressorts assurant une pression contrôlée. En fonderie stabilisée thermiquement, il porte les trois têtes, deux guides de bande et le dispositif écarteur de bande.

Le bloc peut être échangé en cours d'exploitation par un autre de même type.

Schlumberger

2 - 2 - 2 - 2 Guides de bande

Ces guides sont assemblés et calibrés en hauteur et en largeur avec précision. Il est recommandé de ne pas les démonter sans raison majeure. Toutefois une rondelle en steatite cassée peut être remplacée sans ajustage.

2 - 2 - 2 - 3 Têtes magnétiques

Les têtes d'enregistrement et de lecture sont montées sur le bloc par l'intermédiaire de semelles en H déformables permettant un réglage stable d'azimut. (Voir le chapitre Maintenance). Ces têtes sont prévues pour assurer une durée de vie normale supérieure à 1000 heures.

La tête d'effacement est montée directement sur le bloc par une vis centrale. Sa durée de vie est de plusieurs milliers d'heures.

2 - 2 - 2 - 4 Ecarteurs de bande


Ils sont actionnés par les deux poussoirs situés sur la face arrière du bloc.

Celui de gauche permet d'écarter la bande des têtes d'effacement et d'enregistrement en laissant la lecture possible. Il permet donc l'exécution de "volets".

Celui de droite à encliquetage agit sur les deux écarteurs permettant de dégager les trois têtes lors du rebobinage.

Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.

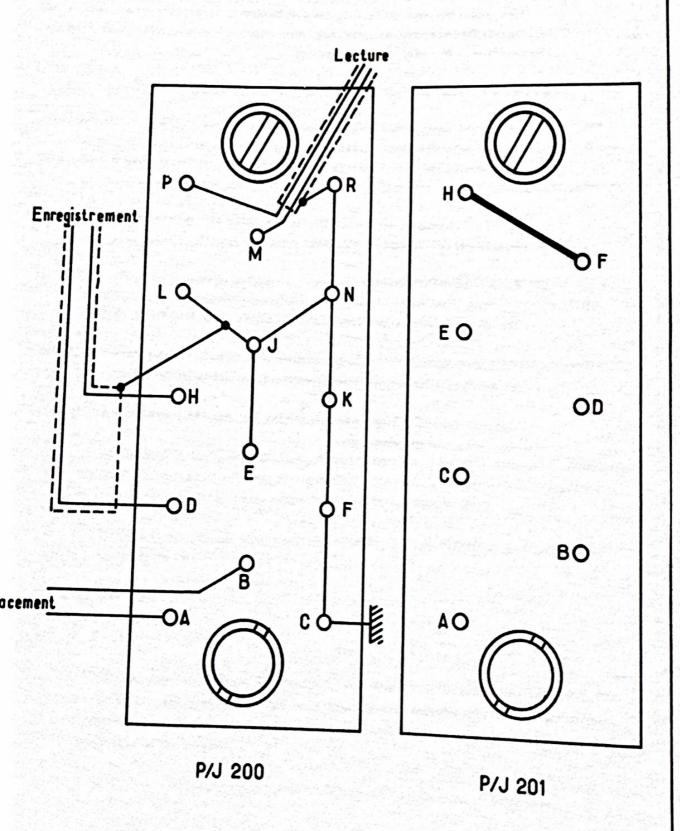2 - 2 - 5 Schéma de branchement des connecteurs des têtes



2 - 3 Fonctionnement Electromécanique

2 - 3 - 1 Bloc Relais (Nomenclature 510 335 - Schéma 610 319)

L'ensemble des fonctions locales et télécommandes est assuré par un bloc enfichable, verrouillé par deux vis, comprenant cinq relais également enfichables sur un circuit logique.

Les planches 2 - 3 à 2 - 8 (Schémas 610 500 - 610 495 - 610 497 - 610 499 - 610 496 - 610 498) représentent les circuits actifs pour chacune des fonctions.

2 - 3 - 1 - 1 Fonction LECTURE: (Schémas 610 319 - 610 500)

Le relais K3 est excité par l'intermédiaire de la touche S207, puis par son contact de maintien, (12 - 13).

Les électroaimants K 100, K101 et K102 sont alimentés par le contact, (9 - 10).

Le moteur pilote est alimenté par l'intermédiaire du microcontact (\$202) et les moteurs auxiliaires, en tension réduite (100 V) par \$203.

S202 et S203 sont actionnés par l'électroaimant du galet presseur. S202/1 commute le compteur horaire.

2 - 3 - 1 - 2 Fonction ENREGISTREMENT (Schémas 610 319 - 610 495)

Les mêmes organes sont mis sous tension par l'intermédiaire des contacts (9 - 10) du relais K2, maintenu lui-même par (6 - 7).

De plus, le voyant de signalisation ENREGISTREMENT est éclairé, en même temps que le relais d'ENREGISTREMENT K1 placé sur le châssis (excité par les contacts 15 - 16) de K2, alimente l'amplification d'enregistrement et l'oscillateur H.F.

2-3-1-3 Fonction REPERAGE (Schémas 610 319 - 610 497)

Le relais K4 est excité.

Il s'entretient par les contacts (12 - 13) et alimente par (6 - 7) les électroaimants K100, K101 et K103.

Les moteurs auxiliaires reçoivent leur alimentation par l'intermédiaire de S204, commandé par l'électro du régulateur.

Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.

2 - 3 - 1 - 4 Fonction MONTAGE (Schemas 610 319 - 610 499


Le relais K5 est excité et se réalimente par les contacts (6-7) qui mettent également en circuit les freins d'arrêt K101

2-3-1-5 Fonction ARRET (Schéma 610 319)

La touche S210 coupe l'alimentation de tous les relais en service.

2-3-1-6 Logique du bloc relais

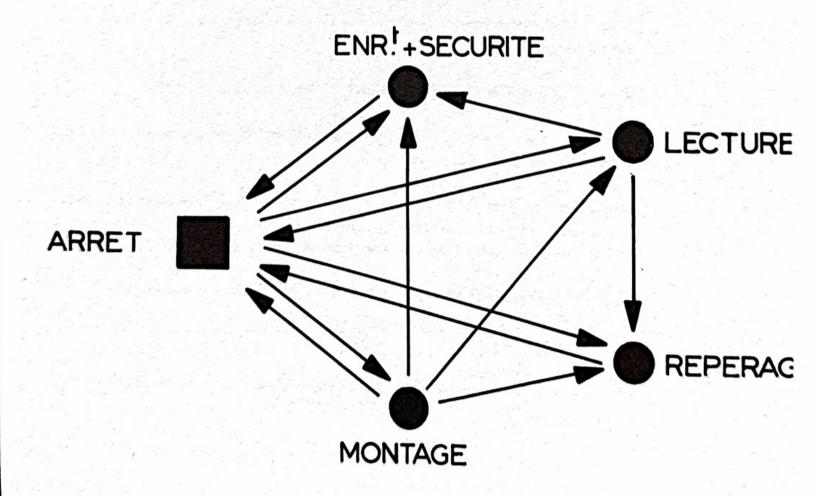Les sécurités (interdiction) assurées par la logique du bloc-relais se déduisent du diagramme suivant où les flèches représentent les manœuvres permises.



2 - 3 - 2 Télécommende

2 . 3 . 2 . 1 Télécommande LECTURE

La fermeture permanente du contact extérieur correspondant aux points D et C de la prise J4 excite le relais K3 et par conséquent K1, par l'intermédiaire d'un transistor séparateur monté sur le circuit 510 695. Les organes sont alors alimentés comme en 2 - 3 - 1 - 1. Le relais K5 sur machine aiguille dans ce cas la modulation sur la sortie lecture.

2 - 3 - 2 - 2 Télécommande ENREGISTREMENT

La fermeture permanente du contact extérieur correspondant aux points D et B de la prise J4 excite le relais K2 et par conséquent K1, par l'intermédiaire d'un transistor séparateur monté sur le circuit 510 695. Sur la machine le relais K1 excité assure le démarrage de l'oscillateur HF. Les organes sont alors alimentés comme en 2-3-1-2.

2 - 3 - 2 - 3 Sécurité de Télécommande

La Télécommande LECTURE n'a pas priorité sur les fonctions locales ENREGISTRE-MENT, REPERAGE. En effet la liaison de Télécommande passe en coupure dans le relais K1 d'enregistrement, ce qui évite toute fausse manœuvre.

La Télécommande ENREGISTREMENT a la priorité sur les fonctions locales, sauf la fonction REPERAGE.

2 - 3 - 2 - 4 Signalisation de Télécommande

Les contacts E et F de la prise J4 correspondent à un contact "travail" du relais K1 et permettent une signalisation extérieure éventuelle supplémentaire.

2-3-3 Potentiomètre de repérage (Nomenclature 510 342 - Schéma 710 170)

Il est constitué de 2 potentiomètres accouplés mécaniquement, composés chadun de trois secteurs de puissance différente branchés en parallèle sur une résistance fixe.

Le tout est alimenté en 240 V alternatif pour le REPERAGE et en 110 V alternatif en fonction LECTURE et ENREGISTREMENT.

Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.

3 - MAINTENANCE MECANIQUE ET ELECTROMECANIQUE

3 .- 1 Entretien courant - Généralités

Il est nécessaire d'assurer la propreté permanente du couloir de défilement et particulièrement celle de la surface des têtes (respect de la courbe de réponse), du cabestan et des galets (réduction du pleurage).

Au besoin, bien nettoyer avec un chiffon doux imbibé d'alcool ou d'essence minérale, le trichloretylène étant à prohiber pour les organes caoutchoutés (freins, galet presseur et compteur).

Pour le nettoyage des têtes, n'utiliser aucun objet dur.

Par contre l'appareil ne nécessite en temps normal aucune lubrification. Mais à la suite d'une intervention d'ordre mécanique ou d'un démontage de pièces mobiles, celles-ci doivent être légèrement huilées au remontage (axes de galets, de bras de levier).

L'huile à utiliser exclusivement est : TERESSO (ESSO-STANDARD).

N.B.1 - Les jantes caoutchoutées des freins d'arrêt doivent rester sèches.

N.B.2 - Le collecteur du moteur pilote ne doit en aucun cas être nettoyé ou lubrifié. La durée du service des balais étant extrêmement longue (100000 heures), aucun entretien n'est à prévoir. Ne jamais le démonter, l'aimantation du stator et la grande précision des centrages seraient détruites.

3 - 1 - 1 Accès aux organes - Démontage de l'habillage de la platine mécanique

- Accès aux mécanismes de freins et régulateurs de tension: partie arrière de l'habillage supérieur, maintenue par les cinq vis cruciformes, la tôle perforée se dégage vers l'avant.
- Accès aux autres organes : habillage complet de la platine mécanique
- Bloc porte-têtes à enlever
- Trois boutons de commande : (8), (14), (12).
- Galet presseur (39) en dévissant à la main la partie supérieure.
- Galet guide (28) en desserrant seulement sa vis de fixation, hexagonale (avec une clé plate de 7 mm) se trouvant sous la platine, (Voir photo 2-2)
- Les 7 vis cruciformes comportant une rondelle cu vette.

N.B. A la dépose et à la pose de l'habillage de la platine, faire attention à ne pas marquer le cabestan.

Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.

3 - 1 - 2 Vérifications et réglages éventuels

3 - 1 - 2 - 1 Défilement

La géométrie du plan de défilement ayant une influence primordiale sur la courbe de réponse et sur le taux de fluctuations, il est nécessaire d'avoir les organes de guidage de la bande en bon état de marche (propreté et fonctionnement mécanique).

Pour celà vérifier :

- la liberté et le silence de la rotation de tous les galets y compris le galet guide,
 ainsi que l'absence de points durs.
- après avoir découvert la partie arrière de la platine, la liberté de rotation des portebobines (moteurs Bl et B2) en desserant à la main les freins d'arrêt, de montage et régulateur par action sur les leviers correspondants.

Au besoin, vérifier les jeux des galets sur les coussinets avec un comparateur :

- Jeu vertical mesuré au centre
- Jeu de basculement mesuré au bord du chapeau.

Galet	Jeu vertical (mm)	Jeu de basculement (mm)
(29) et (30)	0,05 maxi	0,06
(27)	0,04	0,07
(38)	0,05	

Le faux rond au niveau de la bande ne doit pas être supérieur à 0,005 mm. La mesure se fait en "Lecture "à la vitesse de 9,5 cm/s.

A l'aide d'une bande en parfait état mécanique et en supposant que les guides du bloc porte-têtes n'ont pas subi une intervention quelconque (modification de hauteur) la méthode de mesure suivante permet de mettre en évidence un défaut de positionnement de hauteur des galets tournants :

- l'appareil étant chargé normalement sans passer par le galet (30), commencer par faire passer la bande sur la bobine de droite en repérage.
- rebobiner sur la bobine gauche à vitesse lente.

 La bande prend alors sa position correspondant à celle de la machine.

Schlumberger

- lire la bande en 19 cm/s.
 Observer alors la bande dans les gorges des galets d'entrée (27) et de sortie (38). Elle doit être centrée
- passer en rebobinage et faire revenir lentement la bande à gauche. Elle doit rester centrée et aborder le galet guide (28) sans contrainte sur les joues de stéatite, ainsi que le galet enrouleur (29).

Ce contrôle permet, lorsqu'il est fait dans l'ordre indiqué, de détecter le déplacement vertical d'un galet et de le repositionner par approche successive.

3 - 1 - 2 - 2 Régulateur de tension de bande - Amortisseur

A l'aide d'une bobine d'un diamètre de 120 mm, s'assurer que le galet guide en ''Lecture'' se place à 5 ±1 mm de la butée à droite, et que la tension de bande est de 100 ± 5 grammes.

La mesure de la tension de bande s'effectue en position "montage" libération des freins d'arrêt) à l'aide d'un dynamomètre auquel on attache la bande et en tirant dans l'axe normal de celle-ci (le long des têtes, le cabestan et le galet compteur).

En position "Lecture", un battement périodique du galet guide (28) indique, soit un faux rond de la bobine débitrice, soit un mauvais état de surface du tambour du frein régulateur, soit un dégagement incomplet de la sangle du frein d'arrêt de gauche.

Ceci se vérifie en poussant en butée à gauche le galet guide, libérant ainsi complètement le frein régulateur. En position "Lecture" et sans bande, le moteur gauche doit tourner lentement et régulièrement.

3 - 1 - 2 -3 Galet presseur

En fonction 'Lecture' la profondeur d'écrasement du caoutchouc sur l'axe pilote doit être comprise entre 0,3 et 0,4 mm (en l'absence de la bande).

La compensation d'usure se fait au moyen de l'excentrique de l'axe du galet.

Pour cela, dévisser légèrement la vis 6 pans serrant l'axe du galet.' Mettre le galet en place sans chapeau. Au moyen d'un tournevis plat de largeur 5,5 à 6 mm, tourner l'axe du galet dans le sens des aiguilles d'une montre de façon à amener le galet caoutchouté en contact léger avec le cabestan, ceci se faisant en butée à fond de l'électro-aimant K102.

Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.

Retirer le galet, mesurer au pied à coulisse la distance intérieure séparant les deux axes. Réduire cette distance de 0,4 mm. Resserrer la vis 6 pans et remettre en place le galet. La pression est alors correctement réglée.

Si, à la suite d'un démontage de l'électroaimant, le réglage n'est plus possible, modifier la longueur de l'attelage du noyau plongeur en vissant ou dévissant celuici sur la tige filetée. Après cette opération, veiller à la bonne orientation du poussoir des micro-contacts et resserrer le contre-écrou.

3 - 1 - 2 - 4 Freins d'arrêt

En fonctionnement normal, les freins d'arrêt ne nécessitent aucun ajustage ni rattrapage. Cependant à la longue, les disques en caoutchouc peuvent s'encrasser, ainsi que les sangles. Démonter alors les trois vis de fixation des plateaux de broches porte-bobine, retirer les disques des freins et nettoyer les jantes ainsi que les sangles qui sont alors accessibles avec de l'alcool. Les feutres des frictions doivent être très légèrement huilée.

Vérifier après remontage que les sangles se dégagent complétement des disques, si ce n'est pas le cas, déplacer les points fixes d'attache des sangles, de telle façon qu'elles se dégagent complètement des jantes en position ''Montage'' ou en poussant à la main l'électroaimant K100.

A titre indicatif les couples de freinage sont les suivants :

- lorsque la bobine est receptrice : de 400 à 900 g/cm 4 à 9 N/cm)
- lorsque la bobine est débitrice : de 1500 à 2200 g/cm (15 à 22 N/cm)

Ces mesures sont effectuées en l'absence du régulateur, poussé en butée à gauche, et du frein de montage.

Le réglage de la friction se fait, soit en modifiant les trois ressorts, soit en modifiant leur compression par adjonction de rondelles d'épaisseur.

Au repos, le frein d'arrêt doit patiner sous la sangle lorsque la bobine est réceptrice par contre il doit bloquer le disque lorsque la bobine est débitrice, la friction assurant alors le couple de freinage. Si la sangle patine, comme dans le cas du couple le plus faible, cela provient d'une mauvaise application de la sangle sur la jante. Vérifier alors qu'elle n'est pas déformée ou encrassée. Nettoyer la jante et la sangle à l'alcool.

Schlumberger

N.B. le moyeu du tambout de frein régulateur au démontage doit affleurer en hauteur le décrochement de diamètre de l'axe des moteurs B1 et B2. Ceci déterminant la hauteur des plateaux des broches porte-bobine.

3 - 1 - 2 - 5 Frein de montage - Electroaimant K 100

Le frein de montage ne nécessite aucun réglage. Vérifier qu'il se dégage complétement lorsque l'électroaimant est alimenté en position "Lecture". Le couple de freinage est assuré par la tension de son ressort en position "Montage".

3 - 1 - 2 - 6 Electroaimant de repérage K103

Vérifier qu'en fonction "Repérage" l'électroaimant vient bien en butée à fond et libère complètement l'ensemble régulateur de tension de bande.

3 - 1 - 2 - 7 Cabestan - Alternateur tachymétrique - Moteur pilote.

L'ensemble du cabestan en cas d'accident doit être échangé en bloc.

Un démontage du manchon ou de la roue phonique compromet la concentricité et par suite les performances de fluctuation.

Seule une rectification du manchon effectuée en usine sur le moteur lui-même permet d'assurer la précision nécessaire.

Un ajustage de la vitesse doit alors être effectuées en modifiant l'accord des circuits de référence.

A la remise en place de l'ensemble cabestan, veiller à la propreté des surfaces d'appui du flasque de fixation sur la fonderie.

Etant donné le jeu de positionnement du flasque, un réglage de l'entrefer du capteur magnétique est nécessaire. Voir le chapitre de Maintenance électrique pour déterminer cette distance.

3 - 1 - 2 - 8 Micro-contacts

Après un démontage ou un changement de micro-contacts, veiller à ce que les points de basculement coîncident sensiblement pour assurer une simultanéité des commutations électriques.

Un jeu longitudinal est prévu pour les supports des micro-contacts et pour les micro-contacts sur leurs supports. Il peut toutefois être nécessaire de diminuer la longueur des poussoirs en nylon dans le cas de deux micro-contacts disposés en tandem.

Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.

3 - 1 - 2 - 9 Bloc porte-têtes

En dehors de toutes mesures électriques, leur état d'usure s'estime par la largeur du méplat créé par la bande sur les têtes de LECTURE et ENREGISTREMENT:

- méplat de 4,5 mm : usure d'environ 60 %
- méplat de 6 mm : usure complète.

L'usure de la tête d'effacement est très lente.

Les têtes d'Enregistrement et de Lecture étant montées chacune sur des semelles d'azimutage, il est recommandé lors d'un réglage éventuel de serrer d'autant qu'on a desserré l'une et l'autre vis d'azimutage, à l'aide d'une clé à pipe de 5,5 mm.

Lors de l'échange d'une tête ou des deux têtes, un certain jeu dans la fixation des semelles d'azimutage est prévu pour orienter ces demières par rapport à la bande.

Cette orientation peut se faire en observant la trace de la bande sur les pôles de la tête, préalablement enduite de crayon gras. L'entrefer doit se trouver centré.

En usine l'azimutage s'effectue sur un banc d'azimutage possédant un microscope. Il peut s'effectuer, en dépannage, à l'aide d'une bande étalon d'azimut pour la tête de Lecture (fréquence 10 kHz à la vitesse 19 cm/s). Le réglage de l'enregistrement se fait par le maximum de niveau enregistré à 10 kHz observé en lecture à l'aide d'une bande considérée comme bonne mécaniquement.

Les guides de bande en stéatite de chaque côté des têtes peuvent être remplacés sans changement de caractéristique de hauteur.

Il est toutesois recommandé de ne pas démonter les supports des deux guides.

A titre indicatif, la distance entre la face rectifiée d'appui des têtes et le bas de la bande est de 20 ± 0.05 mm.

3 - 2 Maintenance Electronique

3 - 2 - 1 Généralités - Courbes de réponse

L'usure lente des têtes peut à longue échéance causer une altération des courbes de réponse Lecture et Enregistrement, ainsi que de l'efficacité: augmentation du niveau des aigus, et augmentation du niveau global.

Il est recommandé d'effectuer une vérification des caractéristiques toutes les 400 heures de fonctionnement,

Les correcteurs variables d'enregistrement et de lecture sont prévus à cet effet. Si l'on ne dispose pas de bande étalon correspondant aux caractéristiques de l'appareil, on peut vérifier les courbes de lecture pour les trois vitesses par la méthode de la boucle d'induction. Il suffit de comparer les résultats obtenus à la courbe type de la tête de lecture. (Figure 5 - Page 3 - 8)


La courbe d'enregistrement se déduira de la courbe "Enregistrement + Lecture" en utilisant une bande sélectionnée pour ses qualités électriques et mécaniques.


A titre indicatif, la courbe de la figure 6 -(Page 3 - 9)- donne les variations de courant dans la tête d'enregistrement en fonction de la fréquence, la mesure se faisant aux bomes de la résistance de $1~\Omega$ branchée entre les points test situés sur la face arrière du bloe portetêtes.

D'autre part, étant donné la répartition de l'amplitude des fréquences du spectre audible, le niveau d'enregistrement de la courbe sera au moins de 10 dB inférieur au niveau nominal à 500 Hz, ceci pour éviter toute saturation sur la bande et dans l'amplificateur d'enregistrement.

N.B. - La courbe d'enregistrement ne sera respectée que si le niveau de polarisation H.F. est bien réglé. Pour cela enregistrer à la vitesse 19 cm/s un signal à 10000 Hz. En partant de la valeur minimum du courant de polarisation déterminé par le potentiomètre R108, chercher le maximum de niveau de sortie, puis augmenter le courant, en tournant le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire chuter le niveau enregistré de 3 dB. Cette valeur de courant de polarisation étant la valeur optimum correspondant à la courbe d'enregistrement ainsi que le niveau d'enregistrement admissible de la bande pour laquelle l'appareil est réglé initialement.

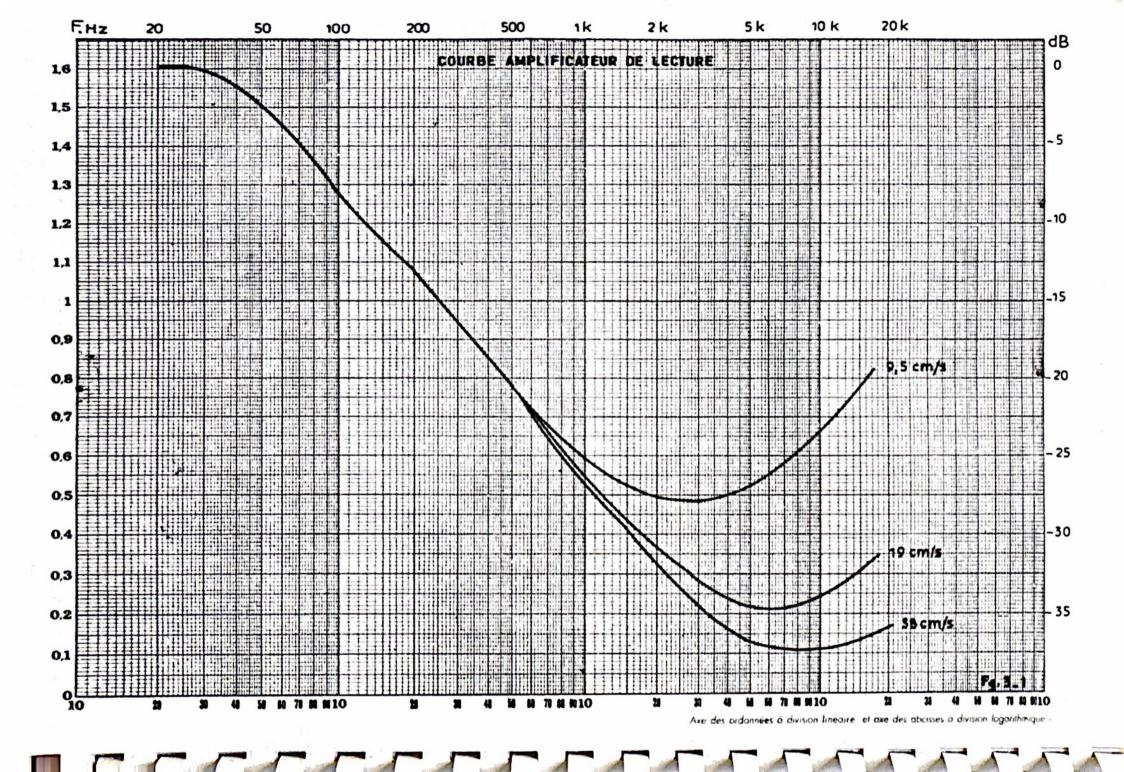Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.



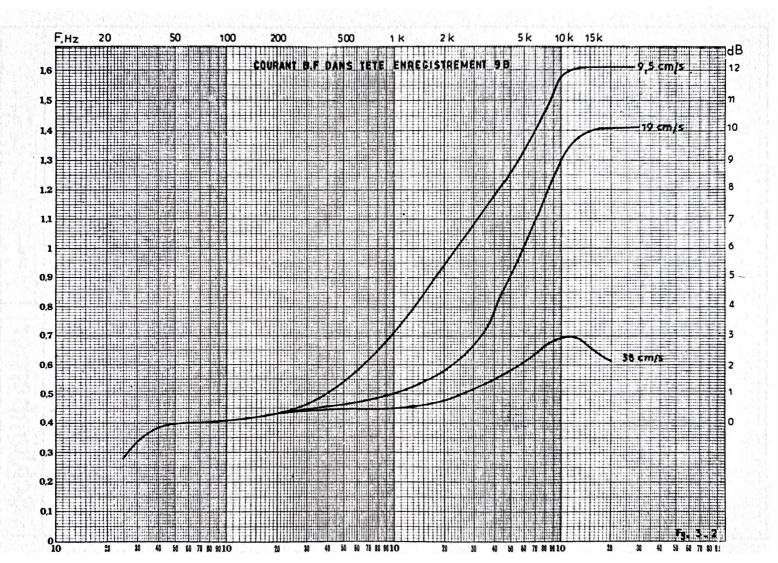

R100, ceci en vitesse 19 cm/s. mesuré à la sortie, sur une charge de 200 N, doit être de - 22 dB, réglé par le potentiomètre de fréquence 500 Hz. Pour un taux de distorsion de 1 % de ce signal, le niveau de lecture pose pas de bande étalon, il est alors nécessaire de mesurer la distorsion d'un signal B.F. La calibrage du gain de lecture se fera à l'aide du potentiomêtre R100. Si l'on ne dis-

l'enregistrer et mesurer à la sortie un niveau de - 22 dB en réglant le potentiomètre R105. l'entrée un signal B.F. à la fréquence 500 Hz en niveau - 22 dB ou + 12 dB, suivant le cas, Le calibrage du gain enregistrement se fera à l'aide du potentiomètre R105. Injecter à

3 - 2 - 2 Méthode de dépannage rapide

d'y remédier rapidement par interchangeabilité des éléments enfichables. Chaque circuit n'assurant qu'une seule fonction, il est facile de détecter le défaut et

alternatives. Les tableaux de mesure donnent les valeurs typiques des tensions continues et

3 - 2 - 2 - 1 Chaine LECTURE

L'appareil ne lit pas. La chaîne de lecture et de sortie sont à vérifier.

- S'assurer que la bande est bien appliquée sur la tête de lecture.
- fils de cuivre de 10/10 enfichés dans les points P et M). Vérifier la continuité des circuits en remplaçant le bloc porte-têtes par un générateur branché en P et M du connecteur à 14 broches (à l'aide de deux morceaux de
- Vérifier l'état du câblage de la prise du bloc porte-têtes. Au besoin tester à tête). l'ohmmètre la tête de lecture en P et M. (Après cette opération, démagnétiser la
- sortie. Se reporter aux tableaux de mesure donnant les valeurs typiques. Vérifier l'alimentation de la carte amplificateur de lecture, ainsi que la carte de

3 - 2 - 2 - 2 Chaine ENREGISTREMENT

fréquence sont à vérifier. L'appareil lit mais n'enregistre pas. Les deux chaînes d'enregistrement et de haute

- S'assurer que la bande est bien appliquée sur les têtes.
- · Vérifier la présence de tension H.F. aux bornes test du bloc porte-têtes.



Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.

- Vérifier la présence de tension B.F. aux mêmes bornes en retirant le circuit haute frequence.
- Vérifier l'état du câblage du connecteur du bloc porte-têtes;
- Vérifier la continuité du circuit depuis l'entrée jusqu'à l'amplificateur d'enregistrement.
- · Vérifier l'alimentation de l'amplificateur et du circuit oscillateur.

3 - 2 - 2 - 3 Chaine d'ASSERVISSEMENT

tion du capteur par rapport à la roue dentée. Pour celà, à la vitesse 19 cm/s, ob-A la suite d'un démontage du moteur cabestan, il est nécessaire de régler la posisoit un niveau de + 25 dB. circuit 510,362 au point test E6. La sinusoide doit être à la naissance de l'ecrêtage, server à l'oscilloscope la tension de sortie de l'amplificateur se trouvant sur le

peut être nécessaire de retoucher légèrement la vitesse de défilement, A la suite d'un changement de gain de l'amplificateur d'asservissement 510.361, il

Utiliser pour celà, soit :

- Une bande de référence de vitesse enregistrée à 50 Hz et comparer la fréquence lue selfs d'accord du circuit asservissement 510.344, sous la platine mécanique par rapport au secteur, sur un oscilloscope (Lissajoux). Régler les noyaux des
- Une bande persorée également comparée au secteur stroboscopiquement.
- N.B. Dans tous les cas, la précision obtenue dépendra de celle de la fréquence du secteur et du temps d'observation par rapport au 50Hz enregistré ou aux perforations.

En cas de panne : le moteur ne tourne plus ou n'est plus asservi normalement,

- Vérifier le fonctionnement du micro-contact S202 (commandé par le galet presseur).
- Vérifier l'alimentation des amplificateurs.
- Remplacer le capteur par un générateur de niveau de sortie convenable (12 dB).

- · Vérifier le sonctionnement du contacteur de vitesse S211 (12) commutant les résistances de polarisation de l'amplificateur d'asservissement 510,361.
- Vérifier la continuité des circuits y compris le circuit \$10,344, commuté par \$311.
- · Vérifier les amplificateurs en se reportant aux tableaux de mesure, notamment l'amplificateur d'asservissement.

3 - 3 Mesures statiques et dynamiques

3 - 3 - 1 Appareils de mesures utilisés

- · voltmètre électronique continu et alternatif
- générateur B.F.
- oscilloscope
- milliampéremètre à faible chute
- distorsiomètre

3 - 3 - 2 Procédure de mise au point

suivantes. Pour les mesures statiques et dynamiques, se reporter aux tableaux des pages

quettes mentionnées au-dessus de chaque tableau. Les tensions sont mesurées aux points de test repérés sur les schémas et les pla-

3 - 3 Plaquette amplificateur Enregistrement (voir page 4-15 schéma 610.326)

Points Lest	E1	E 2	E 3	E4	E 5	E 6	E 7
I ensions continues	11 γ	18,5 V	10 V	41 V	21,5 V	21 V	
Tensions alternatives (1000 Hz)	- 20 dB					+ 8 dB	

3 - 3 - 4 Plaquette oscillateur H.F. (voir page 4-18 schéma 610,324)

+ 25 dB	21 V	E 5
	21,5 V	E 4
	35,5 V	Е 3
	20 V	E 2
+ 3 dB	30 V	E 1
Tensions alternatives (85 kHz)	Tensions continues	Points Test

3 - 3 - 5 Plaquette Amplificateur de lecture (voir page 4-20 schéma 610,322

E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Points Test
21 V	22 V	42 V	3,7 ν	29,5 V	4,3 V	21 V	22 V	42 V	32 V	33 V	4,9 V	Tensions continues
- 12 dB					- 33 dB	0 dB					- 53 dB	Tensions alternatives (38 cm/s - 1000 Hz)

3 - 6 Plaquette amplificateur de sortie (voir page 4-24 schéma 610,850)

Q3 E	Q2 E	Q1 B	
14,5 V 42 V	39,5 V	4,7 V 5,3 V 39 V	Tensions continues
0 dB	0 dB - 30 dB	- 22 dB - 22 dB - 30 dB	Tensions alternatives

3 - 3 - 7 Plaquette amplificateur de ligne (voir page 4-26 schéma 610,328)

	1. 11 11 11	E 3 18 V	E 6 40 V	E 5 40 V	E 4 22,5 V	E 3 22,5 V	£ 2 2 V	E 1	Tensions continues
+ 12 dB							- 22 dB	- 22 dB	nues Tensions alternatives

3 - 3 - 8 Plaquette amplificateur d'écoute (voir page 4-29 schéma 610.849)

& C E	os E C	E Q4 B C	Q E	Q2 Ε	Q1 B	
0,5 V 22 V	21,3 V 42 V	0,5 V 20,5 V 0,9 V	21,9 V 42 V	40,2 V 22,4 V	0,65 V 0,7 V 39,5 V	Tensions continues
+ 1 dB + 15 dB	+ 13,5 dB	+ 6 dB + 15 dB + 6 dB	+ 13,2 dB	- 17 dB + 15 dB	- 15 dB	Tensions alternatives

3 - 9 Plaquette régulation 42 V (voir page 4-31 - schéma 610,321)

			1 - 1	
H 4	E 3	E 2	E1	Points Test
42 V	8,5 V	46 V	48	Tensions continues
<	<	<	٧	continues

3 - 10 Plaquette amplificateur d'asservissement (voir page 4-33 schéma 610,3

Tensions continues Ter 38 cm/s 7 V 12 V 40 V 20,5 V	
Ter 38 cm/s - 12 dB + 12 dB	Tensions alternati 38 cm/s 19 cm/s -12 dB -14 dB +12 dB + 19 dB
	sions alternati 19 cm/s - 14 dB + 19 dB

- 3 - 11 Plaquette amplificateur asservissement et démodulateur (voir page 4-35 schéma 610,325

Points Test		E1	E 2	H 3	E 4	E.S	E6	E 7	Е8	Е9	E 10
Tensions continues			8 V	13,5 V	40,5 V	20 V	19,5 V				
Tens	38 cm/s	- 12 dB					+ 21 dB	+ 21 dB		+ 21 dB	
Tensions alternatives	19 cm/s	- 14 dB				100	+ 19 dB	+ 19 dB		+ 19 dB	
9.5 cm/s	9,5 cm/s	- 16 dB					+ 17 dB	+ 17 dB		+ 17 dB	

Ce document ne peut etre communique ou reproduit sans notre autorisation écrite.

3 - 4 Liste des pièces détachées de Maintenance MAGNETOPHONE F 211



Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.

V 131		
× ×	SIA	CBC 3 × 10
γ 141	Vis	C5×6
V 141	Vis	C4×8
V 131	Vis	CBC 4 × 8
γ 141	Vis	C4×5
111 А	Vis	FC/90 3 × 15
V 131	Vis	CBC 3 × 10
V 131	Vis	CBC 3 × 8
V 123	Vis	FBC/90 3×8
V 141	Vis	C3×6
V 13:	Vis	CBC 3 × 6
ν 101	Vis	H 3 × 6
Vis HN TCB \$\phi 2 \times 10 AC - CD 4 B	Vis HN TCB ¢	
ν 1α	Vis	F/902×4
Micro-contact CROUZET type 514-S4 sans levi	Micro-contact	
Micro-contact CROUZET type 514-S4 avec levier	Micro-contact	
8	SAFIL ref. 1505	
	Goupille cavalier	
∞ 1-10	SEEGER - type 1-10	
pe E 6	SEEGER - type E 6	
Collier SEEGER - Type RS-1-9	Collier SEEC	
Pe E 10	SEEGER - type E 10	
t presseur	Ressort galet presseur	103,930
errou	Ressort de verrou	103,039
ermeture	Ressort de fermeture	103.444
ier montage	Ressort levier montage	103.018
freins	Ressort de freins	103.017
ctro frein	Ressort électro frein	105,310
Ressort électro régulateur	Ressort éle	103,987
Ressort frein régulateur	Ressort fre	102,745
Désignation	ä	Nº Référence

reproduit sans notre autorisation écrite. Ce document ne peut être communiqué ou

Nº Référence	Dé	Désignation
С3	Rondelle cuvette	V 253
AZ 2	Rondelle	V 1%
AZ 3	Rondelle	V 156
AZ 4	Rondelle	V 1%
AZ 5	Rondelle	ν 1%
AZ 6	Rondelle	ν 1%
	Haut-parleur AUDAX Type U.1014-P8-Z = 10 \O	$014\text{-P8-Z} = 10 \Omega$
	Electro presseur MECALECTRO Type 8.19.41.29	O Type 8.19.41.29
	48 V cc - 6,5 W à chaud	
	Electro montage MECALECTRO Type 8442.23.	O Type 8442.23.
	48 V 7 W F = 50 %	
	Electro régulateur MECALECTRO Type 8442.64.23	TRO Type 8442.64.23
	48 V 17,5 W à chaud FM 20%	
412,154	Adaptateur européen	
102,724	Feutre des sabots	
400.780	Moteur auxiliaire	
510.343	Moteur pilote complet	
	Potentiomètre SFERNICE repris suivant 103,298	is suivant 103.298
	4 kΩ ± 10 % ref. RT 25 - 6 3S N° 213.489	N° 213.489
510.335	Bloc relais complet	
510.344	Plaquette asservissement	
P.16630	Transformateur	
P.16753	Transformateur	
P.16704	Self	
P.17136	Transformateur de sortie	
P.17359	Transformateur d'entrée	
	Relais SIEMENS V 23.154.DO.426 B110 2,5 kg	.426 B110 2,5 kΩ
	Relais SIEMENS V 23.154,DO.421 B610 700 Ω	.421 B610 700 Ω
	Relais SIEMENS V 23.154.DO,404 B104 5,8 kQ	,404 B104 5,8 kΩ
510.373	Plaquette redresseur	
510.695	Plaquette télécommande	
510.358	Amplificateur lecture	

Prolongateur de carte	Fusible CEHESS 1 A D8 TD/1 A	Transistor ballast WESTINGHOUSE 154,06	Lampe culot bafonnette 48 V 3 W SULLY	Clé Allen de 2 sur plats reprise suivant plan 105.309	Clé Allen de 2,5 sur plats		Huile				Huile 510,607 Galet compteur 412,991 Flexible compteur 412,994 Pignon monté Compteur horaire type CS 100
	8 TD/1 A	TINGHOUSE 154.06	48 V 3 ♥ SULLY	s reprise suivant plan 105 309	a rebrise animal ban realist	ats	ats	ats	ats	ats	Clé Allen de 2,5 sur plats Huile Galet compteur Flexible compteur Pignon monté Compteur horaire type CS 1000 50 cps 220 V 9999 heures

POUR LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES

C 111	C 109	C108	C 106	C 103	SO 101	Code
Résistance couche carbone ou couche d'oxyde métallique	Résistance couche métallique ou d'oxyde métallique	Résistance fixe couche métallique ou d'oxyde métallique	Résistance fixe couche carbone ou couche d'oxyde métallique	Résistance fixe couche carbone ou couche oxyde métallique	Résistance fixe miniature couche d'oxyde métallique	Composant
5 %	1 %	1 %	S %	S 59	5 %	Lolerance
-	1/8	1/4	1/2	1/4	1/8	1
SOVCOR ROSENTHAL	COGECO SOVCOR SFERNICE L.C.C.	COGECO ROSENTHAL SFERNICE SOVCOR L.C.C.	COGECO L.C.C. SOVCOR	COGECO ROSENTHAL L.C.C. SOVCOR	SOVCOR	Constructeur
C 32S LCA 0617	MR 24 NY 4 RCMS 02 K3 RMY 12C	MR 34 SMA 0411 Y RCMS 05K3 NY 5 RMY 25C	CR 37 RBX 003 S 20	CR 25 LCA 0207 RBX 001 SO 7	C3 S	rype

Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.

POUR LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES

C 252 C 253	C 241	C 223 C 226	C 221	C 211	C 201 C 202 C 205	Code
Condensateur au polycarbonate Condensateur au polycarbonate Condensateur au polycarbonate	Condensateur diélectrique verre-mica Condensateur céramique à coefficient de température non défini	Condensateur électrochimique polarisé Condensateur électrochimique polarisé	Condensateur électrochimique polarisé Condensateur électrochimique polarisé	Condensateur polycarbonate	Condensateur mylar métallisé Condensateur mylar métallisé Condensateur au tantale sec polarisé	Composant
5 % %	10 %	+! +! 10 %	+ 50 %	2 %	10 % 10 % 20 %	Tolérance
EUROFARAD EUROFARAD	SOVCOR L.C.C.	SIC SAFCO	SIC SAFCO	L.C.C.	L.C.C. L.C.C. AIR TRONIC SPRAGUE FIRADEC	W Constructeur
PMA 64 PMR 64	CYFM D I	PROMISIC 0-15 modèle I FELSIC	PROMISIC M	STEAFIX KEF	STEAFIX I P STEAFIX I A ATRG 150D SI	Туре

4 - 1 | Platine mécanique: (Nomenclatures 510,704 - 510,338 - 510,342 - 510,343 Schéma 710,170)

CR103	CR102	CR101	CR100	C401	C400	C116	CIT2	C114	C113	CI12	CIII	C110	C109	C108	C107	C106	C103	CIO	C103	C102	CIOI	C100	B3	B1-B2	Repère
1	1	1.	2.1.2	1	1	1	1	1 %	1	1	1	1	1	1	1	1.1	1	1.00		1		1	1	2	Nombre
Diode	Diode	Diode	Diode	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Moteur pilote	Moteur glissant	Désignation
				250 μF 40 V	2400 pF 500 V ± 10%	0,1 μF 160 V	0,1 μF 160 V	2,5 μF 400 V	2,5 µF 400 V	0,1 μF 160 V	0,1 µF 160 V	0,1 µF 160 V	0,1 μF 160 V	0,22 μF 400 V	0,1 μF 160 V	0,1 μF 160 V	0,1 µF 400 V	1 μF 160 V			Valeur ou Caractéristiques				
BOXOL PERO CO.	EUROPEI EC SD 2	EUROPEI EC SD 2	EUROPELEC SD 2	C.G.C. ARG 230	PRECIS MPC A 20	C 251	C 251	SIC SAFCO P 400	SIC SAFCO P 400	C 202	C 251	C 231	C 251	C 251	C 251	C 21	C 251	C 251	SIS SIO.545	plan SISI 400780	et Type				

Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.

4 - 1 Platine mécanique (suite)

K101 1 Elec K102 1 Elec K103 1 Elec K103 1 Hau LS1 1 Hau P103 4 Con P1112 2 Con P1113 2 Con P1114 Rés R200 1 Rés R201 1 Rés R202 1 Rés R203 1 Rés R204 1 Rés R207 1 Rés R208 1 Rés R209 1 Rés R210 1 Rés R211 1 Rés R2211 1 Rés
Electro Electro Electro Electro Cennecteur Connecteur Résistance Résistance Résistance Résistance Résistance Résistance Résistance Résistance Résistance
A8 V 17,5 W FM 20 % Z = 10 Ω mâle mâle ajustable(curseur plat) 100 Ω 20 W 100 Ω 12 W ajustable (curseur plat) 180 Ω 12 W ajustable (curseur plat) 220 Ω 12 W 100 Ω
MECALECTRO 8-10-52-83 AUDAX U.1014.P FRB K 16 MS FRB K 5 - 400 MS MCB VRC 12 × 76 C 106 C 106 C 103
Haut-parleur Z = 10 Ω Connecteur mâle Résistance ajustable(curseur plat) 100 Ω 20 W Résistance 100 Ω Résistance ajustable (curseur plat) 180 Ω 12 W Résistance 220 Ω 12 W Résistance 100 Ω
Connecteur Résistance
2 Connecteur mâle Résistance ajustable(curseur plat) 100 Ω 20 W Résistance 100 Ω Résistance ajustable (curseur plat) 180 Ω 12 W Résistance 100 Ω
Résistance ajustable(curseur plat) 100 Ω 20 W 100 Ω 20 W 100 Ω 1 Résistance 100 Ω 180 Ω 12 W 1 Résistance 1 100 Ω 1 Résistance 1 100 Ω 1 Résistance 1 100 Ω
1 Résistance 100 Ω Résistance ajustable (curseur plat) Résistance 180 Ω 12 W 1 Résistance 220 Ω 12 W 1 Résistance 100 Ω
1 Résistance ajustable (curseur plat) 1 Résistance ajustable (curseur plat) 1 Résistance 220 Ω 12 Ψ 1 Résistance 100 Ω
1 Résistance ajustable (curseur plat 220 Ω 12 W 1 Résistance 100 Ω
1 Résistance 100 Ω
1 Résistance 100 Ω
1 Résistance 100 Ω
1 Résistance 100 Ω 1 Résistance 100 Ω 1 Résistance 100 Ω 1 Résistance 100 Ω
1 Résistance 100 Ω 1 Résistance 100 Ω 1 Résistance 100 Ω
1 Résistance 100 Ω Résistance 100 Ω
1 Résistance 100 Ω

4 . 1 Platine mécanique : (2ème suite)

S205 - S206	S204	6 203	S202'	S201		S200	R408	R407	R405	R222	R221	R220	R218 R219	R217	Repère
2			2	_		1	1	1	-	_	1	1	1 -	1	Nombre
Bouton poussoir	Micro contact	Micro contact	Micro contact	Micro contact		Micro contact	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Potentiomètre	Potentiomètre	Résistance Résistance	Résistance	Désignation
monte a gauciic	monté avec petit levier 70-514-283 et grand levier 70-514-148-GD levier	monté à gauche sans levier	70-514-148-GD levier	sans levier	monté à gauche	monté avec petit levier 70-514-283 et grand levier	100 Ω 7 W	150 Ω	75 kΩ	3,9 kΩ ±5 %	4 kΩ ± 10 %	4 kΩ ± 10 %	1,8 kΩ	200 Ω	Valeur ou Caractéristiques
RAFI 1025 LS 2 AR	CROUZET 514.2	CROUZET 514.2		CROUZET 514.2		CROUZEI 314.2	SFERNICE RWM 5 × 26	SFERNICE RSSM 4 × 10	C 103	SFERNICE RB 58 V RWM 8-45 C 103	SFERNICE RT 25 S 3 S n° 213489	SFERNICE RT 25 S 5 S nº 213489		C 103	Constructeur et Type


Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.

4 - 1 Platine mécanique (3ème suite)

		3	4.		V S						S211	S210	3	S207 à	Repère
-			1					The state of the s			1		S. Property of the second	u	Nombre
Compteur	Commutateur										Commutateur	Bouton poussoir	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Bouton poussoir	Désignation
l'axe du poussoir de	long, std 1 galette à 2 circ, suivant plan SIS 413752	suivant plan SIS 104,295	3 plots relais 3ème section: section	2 plots par position +	et 1 circ. 3 pos. couvrant	3 pos. sans CC entre	2ème section: 1 circ,	pos. sans CC entre plots	lère section: 3 circ. 3	long, std comprenant	3 sect, prof. avec axe 66		The state of the s		Valeur ou Caractéristiques
LOEWE D.T.U. 1731 R.A. 3,9/1	JEANRENAUD MAB										JEANRENAUD	RAFI 1025 LS 2 RB		RAFI 1025 LS 2 AN	Constructeur et Type


4 - 1 Platine mécanique

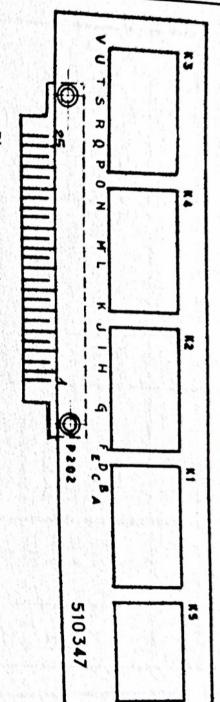1 - 1 Bloc relais (Nomen clatures 510.335 - 510.346 - 510.347 - Schéma 610.319)



Plaquette support relais

schémas implantation composants

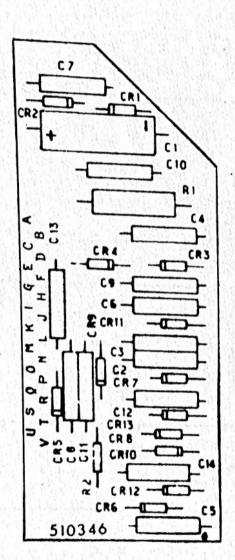

Plaquette support des éléments

	4	K1 à K4 4	Repère Nombre
Etrier	Support	Relais	Désignation
V 23,154,Z 1022 5800 Ω V 23,154,DO 404	V 23,154.Z 1002	2500 Ω V 23,154,DO 426 B110	Valeur ou caractéristiques
SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	Constructeur et type

4 - 1 Platine mécanique

4 - 1 - 1 Bloc relais (suite)

				-
R2	C12 à C14 CR1 à CR13	G G &	P202	1 2 2
	1 13 3 1	2 1	6 1 1	Nombre
Résistance	Condensateur Condensateur Diode	Condensateur Condensateur	Support Ettier Connecteur Condensateur Condensateur	Désignation
470 Ω 100 Ω	100000 pF 160 V 0,1 μF 160 V 20 %	100000 pF 160 V 0,1 μF 160 V 20 %	V 23.154 Z 1001 V 23.154 Z 1021 40 μF 64 V 0,1 μF 160 V @ 20 %	Valeur ou Caractéristiques
C 111 C 103	C 202 C 251 L EUROPELEC SD 2	C 202 C 251	SIEMENS SIEMENS SOCAPEX 254/25 AM C.G.C. AR/H40 C 251	Constructeur et type

Million of

(Nomenclature 510.872 - Schéma 611.097)

						4								
	25	R1	P201	P200	J2	J1				Ω			4	Repère
	1.	-	-	 -	-	1	_	-	-	-	-	-	-	Nombre
	Résistance	Résistance	Connecteur	Connecteur	Douille	Douille	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Tête	Tête	Tête	Désignation
	0,1 \O ± 1 %	10 ± 5 % 1 W	11 - 501 - A G1 1SO	11 - 501 - A G1 1SO	lilliput φ 2 isolée φ 5 pas 0,75 SI noire	lilliput φ 2 isolée φ 5 pas 0,75 SI rouge	2150 pF 160 V	10000 pF 160 V	68100 pF 160 V	composé de	Effacement	Lecture	Enregistrement	Valeur ou Caractéristiques
	CEREL C.G. 1	GEKA M I	SOGIE 7 M M	SOGIE 14 M M	RADIALL DLPI	RADIALL DLPI	C 211	C 211	C 211		SIS EFF 11	SIS L 9 D	SIS ENR 9 B	Constructeur et type

4 - 3 Chassis (Nomenclature 510,694 - Schéma 710,170) - 710 530

R109	R108	2100	2100	3 5			ß	K2-3-4	K1	J113 - J114	J109 a J112	J101 à J108	CRS	CR6-7	CRI a	Ω	2	C	Ω	Ω	Nepere
_	-				. 5	5	1	.ن	_	2	4	&	1		6	-	1	1	1	1	Momore
Résistance	Potentiomètre	Potentiometre	Potentiometre	Self	Etrier	Support	Relais	Relais	Relais	Connecteur	Connecteur	Connecteur	Diode		Diode	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Designation
100Ω	avec axe ϕ 6 × 16 blocage d'axe et fente de tournevis 4,7 k Ω 20 % linéaire	blocage d'axe et fente toumevis 10 k Ω 10 %	avex axe ϕ 0 × 10 avec blocage d'axe et fente tournevis 1 k Ω 10 %	de tiltrage	V 23 154 Z 1022	V 23 154 Z 1006	V 23 154 DO 426 B610 2500 Ω	V 23 154 DO 421 B610 700 Ω	V 23 154 DO 426 B110 3500 Ω	femelle	femelle	femelle	Zener			0,1 μF 160 V	4700 μF 40 V	3900 μF 63 V	820 µF 80 V	3300 μF 100 V	Agient on Catacieristidues
 C 103	OHMIC MP2 A	OHMIC MP2 A	OHMIC MPZ A	SIS P 16704	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	FRB K 5 400 FS	FRB K 16 400 FS	SOCAPEX 254/25 AFZ	SILEC DZ 27 A		EUROPELEC SD 2	C 251	C 226	C 226	C 226	C 226	et type

4 - 3 Chassis (suite)

전환 경기 경기 하면 가는 것으로 가장 모양되었다. 그렇게 되었다면 하는 가게 되었다면 하게 되었다.	049		fry.										
	TR6	TRS	TR3	TRI	ō.	R411	R410	R409	R404	R403	R402	RIII	Repère
	-	1	1	-	_	1	-	1	_	1	1	-	Nombre
	Transformateur	Transformateur	Transformateur	Transformateur	Transistor	Résistance	Désignation						
	alimentation	alimentation	sortie	entré e	ballast	7,5 kΩ	30 kΩ	10 KD	24,3 kΩ	6,34 kΩ	221 Ω	510 Ω	Valeur ou Caractéristiques
	SIS P 16630	P 16753	SIS P 17 136 (F 211)	P 17359	WESTINGHOUSE 154-006	C 103	C 103	C 103	C 109	C109	,C 108	C111	Constructeur et type

4 - 3 Chassis

4.3.1 Face avant (Nomenclature 510,585 - Schéma 710,170)

		S	SI	R408	R401	R400	P 7	P5	P4	PI	J7	72	J4	33	٦		F1-2	Bd1-2	Repère
	<u>-</u>	_	1	1	1	1	_	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	Nombre
Bouton	Compteur	Interrupteur	Poussoir	Potentiomètre	Résistance	Résistance	Fiche	Prolongateur	Fiche	Fiche	Embase	Embase	Embase	Borne	Embase	Porte-fusible	Fusible	Bloc commutation	Désignation
noir avec calotte alu satiné pour axe φ 6 - fixation FVA-1-10	horaire miniateure 50 Cps 220 V 9999,9H avec bride de fixation type A	canon de 16 mm	à glissière bipolaire bouton noir	22 kΩ 20 % Axeφ 6 BR 1 = 19	5,11 kΩ	5,11 kΩ	avec douille D03-P32- F.T.G.	851-01-EC-12-8-S02	851-06-EC-10-P02	851-06-EC-8-3-P02	D.03.EC.32.M.T.C.	851-09-E-12-8-P02	851-02-E-10-6-S02		· 851-02-E-8-3AS 02	avec bague moletée	1 A	3 douilles	Valeur ou Caractéristiques
UMD DE-19 AB-AD	SARCEM CM 1000	APR luxe tropicalisé 517-LT	BECUWE 3700 Ter	OHMIC MP 1 C	C109	C 109	FRB	SOURIAU	SOURIAU	SOURIAU	FRB	SOURIAU	SOURIA	BALDON 4891/92	SOURIAU	CEHESS 23312	CEDESS D8TD	F.R.B. plan E 45835	Constructeur et type

4 - 3 Chassis

4 - 3 - 2 Bloc correcteur Mono Enregistrement (Nomenclature 510,371 Schéma 710,170)

C19	C18	C17	C16		C15	C14	CL3	C12		13	,C10	B	8		S103	2012	Repère
	4		end.		1	1	142	1	(61	-	-	100	1			,	Nombre
Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Vitesse 9,5 cm/s	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Vitesse 19 cm/s	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Vitesse 38 cm/s		Commutateur	Désignation
	0.115 uF '160 V'+ 4 dB)	64900 pF 160 V (+ 2 dB)	16200 pF 160 V (- 2 dB)	38300 pF 160 V (- 4 dB)	N 1 68	2000 pr 160 V(- 1 5 dB)	34800 pr 160 V(-1.5 dB)	56200 pF ₁ 160 V (+ 3 dB)	- ·/O W / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11000 pF 160 V (- 2 db)	6490 pF 160 V(-1 mb)	16900 pF 160 V (+ 1 dB)	27400 pF 160 V (+ 2 db)		2 circuits + 1 section relais 12 cosses à 30 mm axe ϕ 4 1g std suivant plans 104321 - 104322	1 section - 5 positions	Valeur ou Caractéristiques
	C 211	C 211	C 211	C 211		C 211		Line	C 211		C 211	C 211	C 211	231		JEANRENAUD SB	et type

Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.

4.3 Chassis

4 . 3 - 3 Bloc correcteur Mono Lecture (Nomenclature 510,372 Schéma 710,170)

CJI	C30	<i>C29</i>	8	1	Q	CX	B	C4		8	8	B	Q	8108	S104 à	Repère
-	1	1	•		-	1	1	1		1		_	_		w	Nombre
Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Vitesse 9,5 cm/s	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Vitesse 19 cm/s	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Vitesse 38 cm/s	Commutateur	Désignation
0,121 µF 160 V + 4 dB)	68100 pF 160 V(+ 2 dB)	8660 pF 160 V(- 2 dB)	13300 pF 160 V(- 4 dB)	and the second second	7870 pF 160 V(- 3 dB)	5110 pF 160 V(- 1,5 dB)	38300 pF 160 V(+ 1,5 dB)	61900 pF 160 V (+ 3 dB)		3320 pF 160 V (- 2 dB)	17800 pF 160 V (+ 1 dB)	28700 pF 160 V (+ 2 dB)	2150 pF 160 V(- 1 dB)	2 circuits + 1 section Relais 12 cosses de 30 mm Axe ϕ 4 = Lg std suivant plans 104321 - 104322	1 section - 5 positions	Valeur ou Caractéristiques
C 211	C211	C 211	C 211	は ない かいり	C 211	C 211	C 211	C 211		C 211	C 211	C 211	C 211		JEANRENAUD SB	Constructeur et type

4 - 3 Châssis

4 - 3 - 4 Plaquette Télécommande (Nomenclature 510.695 - Schéma 610.851)

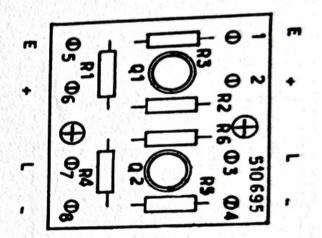


Schéma Implantation Composants

RS	R5	R4	R3	R2	RI	Q1-Q2	Repère
_	1	_	-	<u>_</u>	-	2	Nombre
Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Transistor	Désignation
10 Ω	8,2 kΩ	110 Ω	10 Ω	8,2 160	110Ω		Valeur ou caractéristiques
C106	C 106	C 106	C106	C106	C106	2 N 2102	Constructeur et type

4 - 3 Châssis

4 - 3 - 5 Plaquette redresseurs (Nomenclature 510.373 - Schéma 610.318)

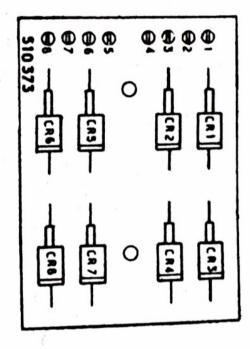


Schéma Implantation composants

CR8	Repère
8	Nombre
Diode	Désignation
	Valeur ou caractéristiques
SILEC F 22	Constructeur et type

4 - 4 Circuits électroniques

4 - 4 - 1 Amplificateur d'enregistrement (Nomenclature 510.357 Schéma 610.326)

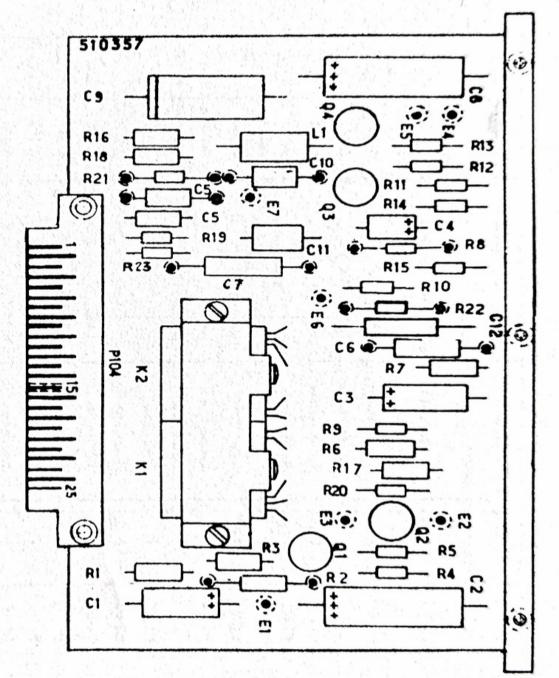


Schéma Implantation composants

Repère	Nombre	Désignation	Valeur ou caractéristiques	Constructeur et type
Ω	-	Condensateur	10 μF 50 V	C 205
Ω	1	Condensateur	64 μF	C,G,C, AR/G64
Q	1	Condensateur	64 µF	C.G.C. AR/D64
2	-	Condensateur	1,6 μF	C.G.C, UU/H 1,6
Q	-	Condensateur	4700 pF 160 V ± 5 %	EFCO FM 98
8	-	Condensateur	0,022 μF 160 V	C 252
G	-	Condensateur	0,047 μF 160 V	C 252
8	1	Condensateur	40 μF	C.G.C. AR/H40

4 - 4 Circuits électroniques

4 - 4 - 1 Amplificateur d'enregistrement (suite)

Repère	Nombre	Désignation	Valeur ou Caractériques	Constructeur et type
97				
G	1	Condensateur	$4,7 \mu \text{F} 63 \text{V} \pm 20 \%$	SIEMENS D 9475 Réf. B 32120
2	- 37	Condensateur	390 pF 300 V	C 231
Ω (-	Condensateur	1000 pF 300 V	C 231
C12	1	Condensateur	14700 pF 160 V	C 211
K1-K2	2	Relais		ZETTLER AZ 210/
VI-V-	The state of			105/19 GN
L	1	Self	10 mH 10 %	CTO
P104		Connecteur	avec	SOCAPEX 254/25 AM
	1	Détrompeur	position 15	SOCAPEX 37.742
2	-	Transistor		2 N 2484
Q2 à Q4	ŭ,	Transistor		2 N 2102
R1-R2	2	Résistance	DW I	C 108
R3		Résistance	182 kΩ	C 109
R4		Résistance	39 kΩ	C 103
RS	-	Résistance	6,2 kΩ	C 103
R6	1	Résistance	1,5 kg	C 108
R7	1	Résistance	3,32 kΩ	C 108
R8	1	Résistance	valeur moyenne 750 kΩ	C 103
R9	1	Résistance	511 Ω 1/2 W ± 1 %	C 108
R10	-	Résistance	3,01 kΩ 1/2 W ± 1 %	C 108
RII	1	Résistance	68 kΩ	C 103
R12	<u>-</u>	Résistance	27 KΩ	C 103
R13		Résistance	390 Ω	C 103
R14	1	Résistance	820 Ω	C 103
R15	-	Résistance	2,2 kΩ	C 103
R16		Résistance	1,21 kΩ	C 108
1				

4 Circuits électroniques

4 - 4 - 1 Amplificateur d'enregistrement (suite)

R23	R22	R21	R20	R19	R18	R17	Repère
_	1	-	7 1 7	1	1	1	Nombre
Résistance	Désignation						
1,5 KD		~	120 Ω	47 KA	1,21 160	200 Ω	Valeur ou Caractéristiques
C 108	C 103	C 103	C 103	C 103	C 108	C 108	Constructeur et type

4 - 2 Oscillateur H.F. (Nomenclature 510,358 - Schéma 610,324)

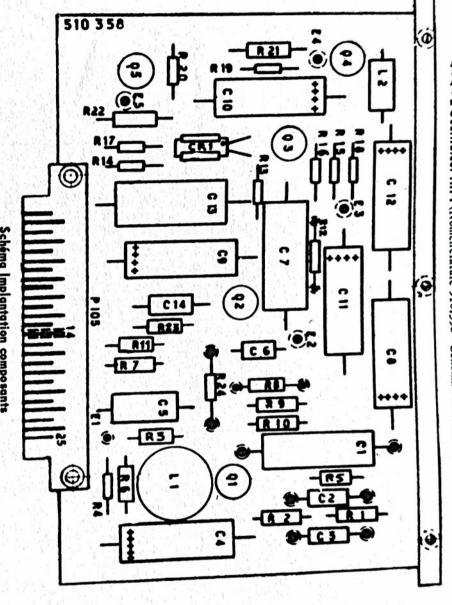


Schéma Implantation composants

Repère	Nombre	Désignation	Valeur ou Caractéristiques	Constructeur et type
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				
Ω		Condensateur	26500 pF 63 V ± 2,5 %	CAPA CAPA FILTRE
Ω	1	Condensateur	0,047 µF 160 V	C 252
Q	_	Condensateur	1000 pF 300 V	C 231
2	1	Condensateur	100 μF	C.G.C. AR/H100
C	-	Condensateur	0,1 μF 160 V	C 251
8	-	Condensateur	47 pF 300 V	C 231
Q	-	Condensateur	1 μF 160 V	C 251
C12 &	•	Condensateur	40 μF	C.G.C. AR/H40
C13	-	Condensateur	1 μF 160 V	C 251
C14	-	Condensateur	1000 pF 300 V	C 231

Schlumberger

reproduit sans Ce document ne peut être communiqué ou notre autorisation écrite.

• 4 Circuits electroniques

4 - 4 - 2 Oscillateur H.F. (suite)

R24	R23	R21-22	R19-20	R18	R16-17	R15	R14	R13	R12	R11	R10	R9	R8	R7	R6	ŔŚ	R4	R3	23	R1	ଓଟ୍	2		P105	12	Ľ	CR1	Repère
-	-	2	2	1	2	1	-	_	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1				-	1	-	-	Nombre
Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Tiguototos	Tanada	Détrompeur	Connecteur	Inductance	Inductance	Diode	Désignation
valeur moyenne 1,5 kl	4,75 kΩ	6 \O 1 \W ± 5 %	390 Ω	220 Ω	360 D	3,3 kΩ	4,7 KD	75 E S	33 16	100 Ω	7,5 kD	1,5 KD	valeur moyenne 274 kΩ	5 6 0	0 189	562 Ω	Ø1	3,32 kΩ	182 kΩ	33,2 kΩ			monté à la position 14	avec	10 mH 10 %	200 μF		Valeur ou Caractéristiques
C 103		GENA MI	C 103	C 103	C 108	C 103	C 108	C 109	C 109	C 108	C 108	C 103	C 108	C 109	C 109		2 N 2102	SCCAPEX 37.742	SOCAPEX 254/25 AM	CLO	SIS P 15833	R.T. OA 5	Constructeur et type					

Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.

4 Circuits électroniques

3 Amplificateur de lecture (Nomenclature 510,356 - Schéma 610,322)

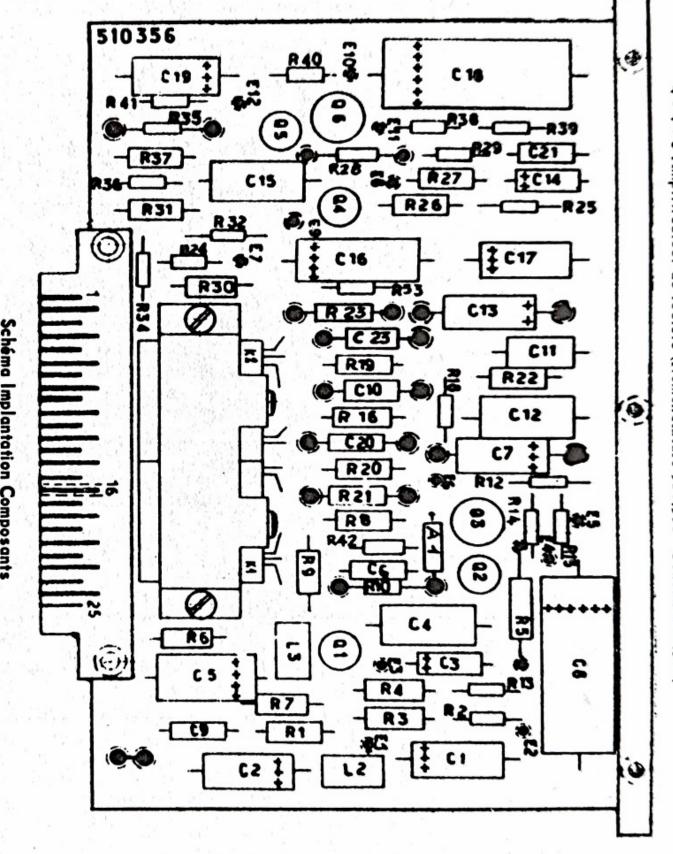


Schéma Implantation Composants

4 * 1 *	Repère	Nombre	Désignation	Valeur ou caractéristiques	Constructeur et type
- 3	A1	-	Module	comprenant	
		÷	Condensateur	22 pF 300 V	C 231
		-	Résistance	100 Ω	C 103
		12		monté suivant plan 412,202	
	Ω	-	Condensateur	4,7 μF 50 V	C 205
	Ω	-	Condensateur	10 μF 50 V	C 205
	C		Condensateur	4,7 μF 50 V	C 205
	2	-	Condensateur	1 μF 63 V	C 251

4 . 4 Circuits électroniques

4 - 4 - 3 Amplificateur de lecture (suite)

8	3 4	04-05	ଝ	Q1-Q2		P101	L2-L3	K1-K2	23	5	8	C19	C18	C17	C16	CIS	C14	C13	C12	CI	CIO	S	8	Q	8	0	Repère
-	- '.	2	_	2	1	-	2	2	+	1	1	-	-	1	-	1	-	-		-		-	-	ř	-	-	Nombre
Transistor	Transistor	Transistor	Transistor	Transistor	Détrompeur	Connecteur	Self	Relais	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Désignation
					position 06	avec			3320 pF 160 V	1470 pF 160 V	1000 μF 160 V	10 μF 50 V	100 μF 50/75 V	4,7 µF 50 V	50 μF 16/20 V	1 μF 63 V	2,2 µF 50 V	10 μF 50 V	1 μF 63 V	0,1 µF 160 V	2150 pF 160 V	470 pF 300 V	100 μF 50/75 V	10 μF 50 V	1000 pF 160 V	250 pF	Valeur ou caractéristiques
Z N 2102	2 N 2102	2 N 2484	2 N 2102	2 N 2484		SOCAPEX 254/25/AM	SIS P 17316	ZETTLER AZ-210/105/ 19 GN	C 211	C 211	C 211	C 205	SIC SAFCO MIN IS. IND.	C 205	SIC SAFCO MINIS. IND.	C 252	C 205	C 205	C 252	C 251	C 211	C 231	SIC SAFCO MINIS. IND.	C 205	C 211	C.G.C. UR/C250	Constructeur

4 - 4 Circuits électroniques

4 - 4 - 3 Amplificatour de lecture (2ème suite)

R33	R32	R30-31	R29	R28	R27	R26	R25	R24	R23	R21-22	R20	R19	R18	R16	R15	R13-14	R12	R10	R8-R9	R7	R6	85	R4	2	R2	R1	Repère
1	+	2	-	1	-	1	-	1	1	2	•	1		-	1	1	-	<u> </u>	2	1	1	1	1	1	1	-	Nombre
Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Désignation
100 Ω	2 kΩ 1/2 W ± 1 %	392 Ω	1 MD	Valeur moyenne 1 MO	6,81 kΩ	1 MQ	510 kΩ	240 kΩ	081 th	Ω 001	121 Ω	20 ക്ര	6,2 kΩ	Valeur moyenne 10 kQ	390 Ω	27 KD	2 KO	47 KD	10 10	3,92 ഹ	47,5 Ω 1/2 W ± 1 %	Valeur moyenne 2 MO	6,81 kg	1 MO	210 kg	274 KD	Valeur ou caractéristiques
C 103	SFERNICE RSI	C 108	C 103	C 103	C108	C 108	C 103	C 103	C108	C 108	C108	C 109	C 103	C 108	C 103	C 103	C 103	C 103	C 108	C 108	SFERNICE RSI RC3	C 106	C 108	C 108	C 103	C 109	Constructeur et type

4 - 4 Circuits électroniques

4 - 4 - 3 Amplificateur de lecture (3ème suite)

	R42	R41	R40	R38-39	R37	R36	R35	R34	Repère
	1		1	2	1	1	-	-	Nombre
	Résistance	Désignation							
	10 0	8,2 160	390 Ω	27 160	825 Ω	82 140	2,4 160	1 5	Valeur ou caractéristiques
	C 109	C 103	C 103	C 103	C108	C103	C 103	C 103	Constructeur et type

Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.

4 - 4 Circuits électroniques

4.4.4 Amplificateur de sortie (Nomenclature 510.6% - Schéma 610.850) (F 211)

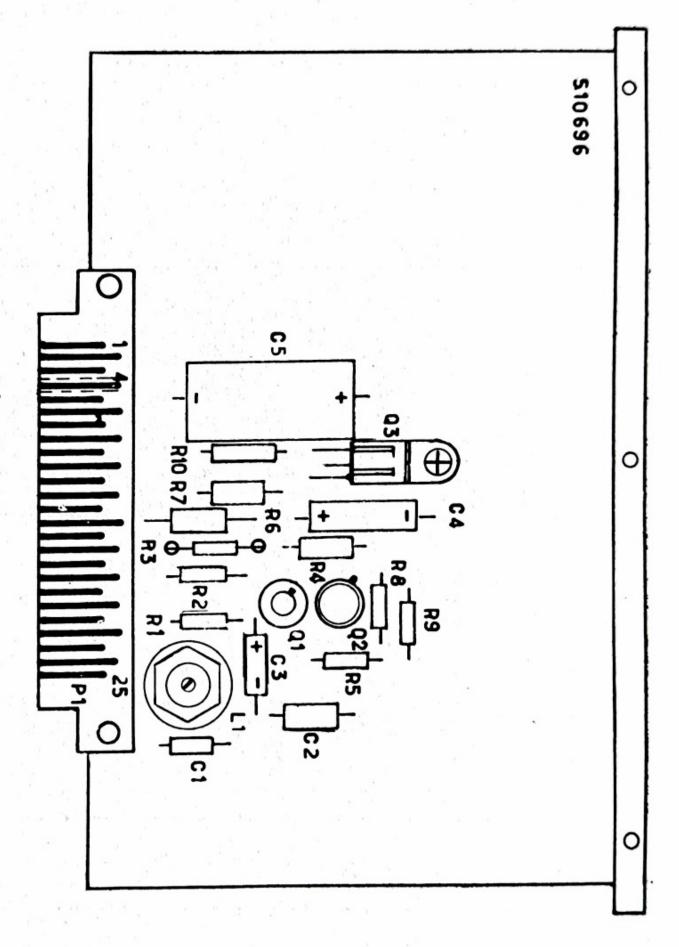


Schéma Implantation composants

Ľ	Q	2	, CG	S	Ω	Repère
-	-	-	1	-	-	Nombre
Self	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Désignation
10 mH	100 μF 64 V	25 μF 25 V	4,7 μF 50 C	1000 pF 250 V	330 pF 300 V	Valeur ou caractéristiques
SIS P 16441	C.G.C. ARH	C.G.C. ARF	C 205	SIC SAFCO PLAST, IND.	C 231	Constructeur et type

Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.

4 - 4 Circuits électroniques

sortie (Nomenclature 510,696 - Schema 610,850)

28878787299	Id.	Repère
		Nombre
Transistor Transistor Transistor Résistance	Connecteur	Désignation
430 kΩ 1 kΩ 1 kΩ 1,82 kΩ 6,81 kΩ 18,2 kΩ 470 Ω 11 kΩ 11 kΩ	avec monté à la position 4	Valeur ou caractéristiques
2 N 2102 2 N 2905 A 2 N 2905 A 2 N 2102 C 103 C 103 C 108 C 109 C 103 C 103 C 103 C 103	SOCAPEX 254/25 AM SOCAPEX 37.742	Constructeur

- 4 Circuits électroniques

4 - 4 - 4 Amplificateur de sortie

4 - 4 - 2 Amplificateur de ligne (Nomenclature 510,359 - Schéma 610,328(F 212)

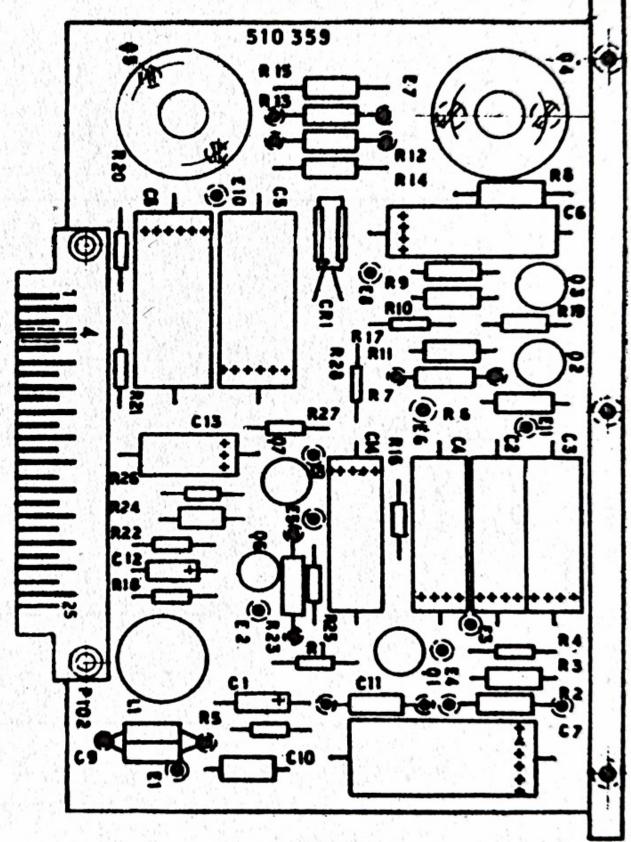


Schéma Implantation composants

Repère	Nombre	Désignation	Valeur ou caractéristiques	Constructeur et type
Ω	-	Condensateur	2,2 μF 50 V	C 205
CZAC4	w	Condensateur	40 μF	C.G.C. AR/H40
S	-	Condensateur	250 µF 25/40 V	SIC SAFCO MINIS. IND.
8	-	Condensateur	500 μF	C.G.C. UR/C 500
C7-C8	2	Condensateur	250 µF 25/40 V	SIC SAFCO MINIS, IND.
ß	1	Condensateur	270 pF 300 V± 5%	C 231
	-	Condensateur	39 pF 300 V± 5 %	C 231
C10	•	Condensateur	2200 pF 250 V ± 10 %	SIC SAFCO PLAST. IND.

4 - 4 - Circuits électroniques

4 - 4 - 4 Amplificateur de sortie

4 - 4 - 4 - 2 Amplificateur de ligne (suite)

C11 1 Condensateur 47 pF 300 V ± 5% C231 C12 1 Condensateur 10 μF C.G.C. AR/E 10 C13 1 Condensateur 25 μF C.G.C. AR/E 10 C14 1 Condensateur 40 μF C.G.C. AR/H 40 CR1 1 Diode R.T. O A 5 L1 1 Détrompeur monté à la position 4 SCCAPEX 254/25 AM CR 1 1 Détrompeur monté à la position 4 SOCAPEX 254/25 AM Q1 à Q5 5 Transistor 2 N 2102 Q1 à Q5 1 Transistor 2 N 2102 Q1 à Q5 1 Résistance 22,1 kΩ C109 R2 1 Résistance 22,1 kΩ C109 R3 1 Résistance 1,5 kΩ C109 R4 1 Résistance 100 Ω ± 5 % C108 R5 1 Résistance 100 Ω ± 5 % C108 R1 Résistance 2,74 kΩ C108	Repère	Nombre	Désignation	Valeur ou caractéristiques
1 Condensateur 10 μF 1 Condensateur 25 μF 1 Condensateur 40 μF 1 Diode 1 Self 10 mH 1 Connecteur avec 1 Dé trompeur monté à la position 4 1 Transistor 1 Transistor 1 Résistance 22,1 kΩ 1 Résistance valeur moyenne 392 kΩ 1 Résistance 1,5 kΩ 1 Résistance 100 Ω 1 Résistance 82,5 kΩ 1 Résistance 100 Ω ± 5 π 1 Résistance 562 kΩ 1 Résistance 562 Ω 1 Résistance 562 Ω 1 Résistance 562 Ω 1 Résistance 2,74 kΩ 1 Résistance 270 Ω 1 Résistance 3,8 Ω 1 W ± 5 π 2 Résistance 3,8 Ω 1 W ± 5 π	CII	1	Condensateur	47 pF 300 V ± 5%
1 Condensareur 25 μF 1 Condensareur 40 μF 1 Diode 1 Diode 1 Sell 10 mH 1 Connecteur avec 1 Détrompeur monté à la position 4 1 Transistor 1 Transistor 1 Résistance 22,1 kΩ 1 Résistance valeur moyenne 392 kΩ 1 Résistance 1,5 kΩ 1 Résistance 100 Ω 1 Résistance 82,5 kΩ 1 Résistance 100 Ω ± 5 % 1 Résistance 562 kΩ 1 Résistance 562 kΩ 1 Résistance 562 Ω 1 Résistance 570 Ω 1 Résistance 270 Ω 1 Résistance 270 Ω 1 Résistance 3,8 Ω 1 W ± 5 %	CIZ		Condensateur	10 μF
1 Condensateur 40 μF 1 Diode 1 Sell 10 mH 1 Connecteur avec 1 Détrompeur monté à la position 4 1 Transistor 1 Transistor 1 Résistance 22,1 kΩ 1 Résistance valeur moyenne 392 kΩ 1 Résistance 1,5 kΩ 1 Résistance 100 Ω 1 Résistance 82,5 kΩ 1 Résistance 82,5 kΩ 1 Résistance 100 Ω ± 5 % 1 Résistance 562 kΩ 1 Résistance 562 Ω 1 Résistance 562 Ω 1 Résistance 562 Ω 1 Résistance 2,74 kΩ 1 Résistance 270 Ω 1 Résistance 3,8 Ω 1 W ± 5 % 2 Résistance 3,8 Ω 1 W ± 5 %	C13	1	Condensateur	25 μF
1 Diode 1 Self 10 mH 1 Self 10 mH 1 Connecteur avec 1 Détrompeur monté à la position 4 1 Transistor 1 Transistor 1 Résistance 22,1 k\(\Omega\$) 1 Résistance valeur moyenne 392 k\(\Omega\$) 1 Résistance 1,5 k\(\Omega\$) 1 Résistance 100 \(\Omega\$) 1 Résistance 82,5 k\(\Omega\$) 1 Résistance valeur moyenne 562 k\(\Omega\$) 1 Résistance 562 \(\Omega\$) 1 Résistance 562 \(\Omega\$) 1 Résistance 2,74 k\(\Omega\$) 1 Résistance 2,70 \(\Omega\$) 1 Résistance 3,8 \(\Omega\$ 1 \(\Omega\$ \times 5\times\$) 2 Résistance 3,8 \(\Omega\$ 1 \(\Omega\$ \times 5\times\$)	C14	_	Condensateur	40 μF
1 Self 10 mH 1 Connecteur avec 1 Détrompeur monté à la position 4 1 Transistor 1 Transistor 1 Résistance 22,1 kΩ 1 Résistance 1,5 kΩ 1 Résistance 100 Ω 1 Résistance 82,5 kΩ 1 Résistance 100 Ω 1 Résistance 932 kΩ 1 Résistance 562 kΩ 1 Résistance 562 kΩ 1 Résistance 562 Ω 1 Résistance 570 Ω 1 Résistance 2,74 kΩ 1 Résistance 2,70 Ω 1 Résistance 3,8 Ω 1 W ± 5 % 2 Résistance 3,8 Ω 1 W ± 5 %	CR 1	1	Diode	
1 Connecteur avec 1 Détrompeur monté à la position 4 Transistor 1 Transistor 1 Résistance 22,1 kΩ Résistance 1,5 kΩ 1 Résistance 7,5 kΩ 1 Résistance 100 Ω Résistance 82,5 kΩ Résistance 100 Ω ± 5 % Résistance 100 Ω ± 5 % Résistance 562 Ω Résistance 2,74 kΩ Résistance 2,70 Ω Résistance 270 Ω Résistance 475 Ω Résistance 3,8 Ω 1 W ± 5 %	۶	1	Self	10 mH
1 Détrompeur monté à la position 4 Transistor 1 Transistor 1 Résistance 22,1 kΩ 1 Résistance 1,5 kΩ 1 Résistance 7,5 kΩ 1 Résistance 100 Ω 1 Résistance 82,5 kΩ 1 Résistance 100 Ω ± 5 % 1 Résistance 562 kΩ Résistance 562 Ω Résistance 2,74 kΩ 1 Résistance 2,74 kΩ Résistance 2,70 Ω Résistance 3,8 Ω 1 W ± 5 % Résistance 3,8 Ω 1 W ± 5 %	P102	1	Connecteur	avec
Transistor Transistor Transistor Résistance Résistance 1,5 k\(\Omega\$ Résistance 1,00 \(\Omega\$ Résistance Résistance 100 \(\Omega\$ 100		1	Dé trompeur	monté à la position 4
1 Transistor 1 Résistance 22,1 kΩ 1 Résistance valeur moyenne 392 kΩ 1 Résistance 1,5 kΩ 1 Résistance 7,5 kΩ 1 Résistance 100 Ω 1 Résistance 82,5 kΩ 1 Résistance valeur moyenne 562 kΩ 1 Résistance 100 Ω ± 5 % 1 Résistance 562 Ω 1 Résistance 2,74 kΩ 1 Résistance 2,70 Ω 1 Résistance 475 Ω 1 Résistance 3,8 Ω 1 W ± 5 %	Q1 à Q5	~	Transistor	
1 Transistor 1 Résistance 22,1 kΩ 1 Résistance valeur moyenne 392 kΩ 1 Résistance 1,5 kΩ 1 Résistance 7,5 kΩ 1 Résistance 100 Ω 1 Résistance 82,5 kΩ 1 Résistance valeur moyenne 562 kΩ 1 Résistance 100 Ω ± 5 % 1 Résistance 562 Ω 1 Résistance 2,74 kΩ 1 Résistance 270 Ω 1 Résistance 475 Ω Résistance 3,8 Ω 1 W ± 5 %	8	1	Transistor	
1 Résistance 22,1 kΩ 1 Résistance valeur moyenne 392 kΩ 1 Résistance 1,5 kΩ 1 Résistance 7,5 kΩ 1 Résistance 100 Ω 1 Résistance 82,5 kΩ 1 Résistance valeur moyenne 562 kΩ 1 Résistance 100 Ω : 5 % 1 Résistance 681 Ω 1 Résistance 562 Ω 1 Résistance 2,74 kΩ 1 Résistance 2,70 Ω 1 Résistance 475 Ω 1 Résistance 3,8 Ω 1 W : 5 %	Q7	1	Transistor	
1 Résistance valeur moyenne 392 kΩ 1 Résistance 1,5 kΩ 1 Résistance 7,5 kΩ 1 Résistance 100 Ω 1 Résistance 82,5 kΩ 1 Résistance 100 Ω ± 5 % 1 Résistance 100 Ω ± 5 % 1 Résistance 681 Ω 1 Résistance 562 Ω 1 Résistance 2,74 kΩ 1 Résistance 270 Ω 1 Résistance 3,8 Ω 1 W ± 5 %	R1		Résistance	22,1 kΩ
1 Résistance 1,5 kΩ 1 Résistance 7,5 kΩ 1 Résistance 100 Ω 1 Résistance 82,5 kΩ 1 Résistance valeur moyenne 562 kΩ 1 Résistance 681 Ω 1 Résistance 562 Ω 1 Résistance 2,74 kΩ 1 Résistance 270 Ω 1 Résistance 475 Ω 2 Résistance 3,8 Ω 1 W ± 5 %	R2	1	Résistance	valeur moyenne 392 kΩ
1 Résistance 7,5 kΩ 1 Résistance 100 Ω 1 Résistance 82,5 kΩ 1 Résistance valeur moyenne 562 kΩ 1 Résistance 100 Ω : 5 % 1 Résistance 681 Ω 1 Résistance 562 Ω 1 Résistance 2,74 kΩ 1 Résistance 270 Ω 1 Résistance 475 Ω 1 Résistance 3,8 Ω 1 W : 5 %	R3	1	Résistance	1,5 kD
1 Résistance 100 Ω 1 Résistance 82,5 kΩ 1 Résistance valeur moyenne 562 kΩ 1 Résistance 100 Ω ± 5 % 1 Résistance 681 Ω 1 Résistance 562 Ω 1 Résistance 2,74 kΩ 1 Résistance 270 Ω 1 Résistance 475 Ω 2 Résistance 3,8 Ω 1 ₩ ± 5 %	R4	1	Résistance	7,5 kΩ
1 Résistance 82,5 kΩ 1 Résistance valeur moyenne 562 kΩ 1 Résistance 100 Ω : 5 % 1 Résistance 681 Ω 1 Résistance 562 Ω 1 Résistance 2,74 kΩ 1 Résistance 270 Ω 1 Résistance 475 Ω 2 Résistance 3,8 Ω 1 W : 5 %	RS	1	Résistance	100 Ω
1 Résistance valeur moyenne 562 kΩ 1 Résistance 100 Ω ± 5 % 1 Résistance 681 Ω 1 Résistance 562 Ω 1 Résistance 2,74 kΩ 1 Résistance 270 Ω 1 Résistance 475 Ω 2 Résistance 3,8 Ω 1 W ± 5 %	R6	1	Résistance	82,5 kΩ
1 Résistance 100 Ω : 5 % 1 Résistance 681 Ω 1 Résistance 562 Ω 1 Résistance 2,74 kΩ 1 Résistance 270 Ω 1 Résistance 475 Ω 2 Résistance 3,8 Ω 1 W : 5 %	R7	1	Résistance	valeur moyenne 562 kQ
1 Résistance 681 Ω 1 Résistance 562 Ω 1 Résistance 2,74 kΩ 1 Résistance 270 Ω 1 Résistance 475 Ω 2 Résistance 3,8 Ω 1 W ± 5 π.	R8		Résistance	100 Ω ± 5 %
1 Résistance 562 Ω 1 Résistance 2,74 kΩ 1 Résistance 270 Ω 1 Résistance 475 Ω 2 Résistance 3,8 Ω 1 Ψ ± 5 π.	R9	1	Résistance	681 Ω
1 Résistance 2,74 kΩ 1 Résistance 270 Ω 1 Résistance 475 Ω 2 Résistance 3,8 Ω 1 Ψ ± 5 π	R10		Résistance	562 Ω
1 Résistance 270 Ω 1 Résistance 475 Ω 2 Résistance 3,8 Ω 1 Ψ ± 5 π	R11	1	Résistance	2,74 κΩ
1 Résistance 475 Ω 2 Résistance 3,8 Ω 1 Ψ ± 5 π	R12	1	Résistance	270 Ω
2 Résistance 3,8 Ω I W ± 5 %	R13	1	Résistance	475 Ω
	R14-15	2	Résistance	3,8 \O 1 \W ± 5 %

4 . 4 Circuits électroniques

4 - 4 - 4 Amplificateur de sortie


4 . 4 . 4 . 2 . Amplificateur de ligne (suite)

R28	R27	R26	R25	R24	R23	R22	R21	R20	R18-19	R17	Repère
-	1	-	1	-	1		-	_	2	-	Nombre
Résistance	Désignation										
270 Ω	CM 1	5,1 KD	6,8 kD	332 Q	2,7 MΩ	130 КО	220 Ω	10 KD	1 MO	220 Ω	Valeur ou caractéristiques
C 103	C103	C 103	C 103	C 108	C 106	C 103	C 103	C103	C 103	C 103	Constructeur et type

Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.

4 - 4 Circuits électroniques

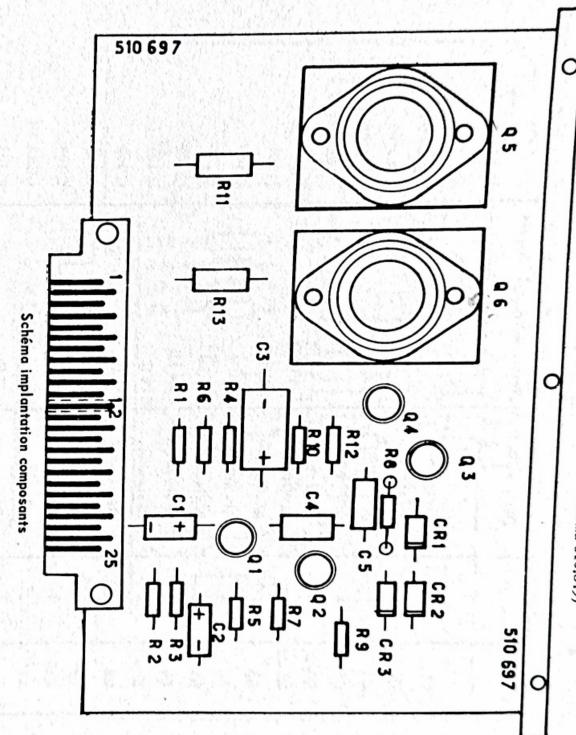4 - 5 Amplificateur d'écoute (Nomenclature 510.697 - Schéma 610.849)



SOCAPEX 37/742	monté à la position 12	Détrompeur	1	
SOCAPEX 254/25 AM	avec	Connecteur	1	P1
1 N 914		Diode	ù	CRI à
C 202 PLAST	2200 pF 160 V	Condensateur	-	Q
SIS SAFCO	680 pF 100 V ± 20 %	Condensateur	1	24
C.G.C. URE/100	100 μF 16 V	Condensateur	1	C
C.G.C. UR/G4	4 μF 40 V	Condensateur	2	C1-C2
et type				
Constructeur	Valeur ou caractéristiques	Désignation	Nombre	Repère

4 . 4 Circuits électroniques

4.4.5 Amplificateur d'écoute (suite)

R13	R12	R11	R10	R9	R8	R7	R6	RS	R4	ಜ	RI-R2	Q5-Q6	2	ଝ	Q	2	vebere
1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1		1		Nombre
Résistance	Résistance	. Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Transistor	Transistor	Transistor	Transistor	Transistor	Designation
3,8 \O 1 \W ± 5 %	27 Ω	3,8 \Omega 1 \W ± 5 %	5,1 k0	4,7 kΩ	82 Ω	22 Ω	2,4 160	13 KD	470 Ω	150 KD	43 KΩ						Autor on caracterizations
GEKA MI	C 103	GEKA MI	C 103	C 103	C 103	C 103	C 103	C 103	C 103	C 103	C 103	SESCO 181 T 2	2 N 2905 A	2 N 2102	2 N 2905 A	2 N 2102	et type

4 . 4 Circuits électroniques

4 - 6 Circuit de régulation (Nomenclature 510.363 - Schéma 610.321)

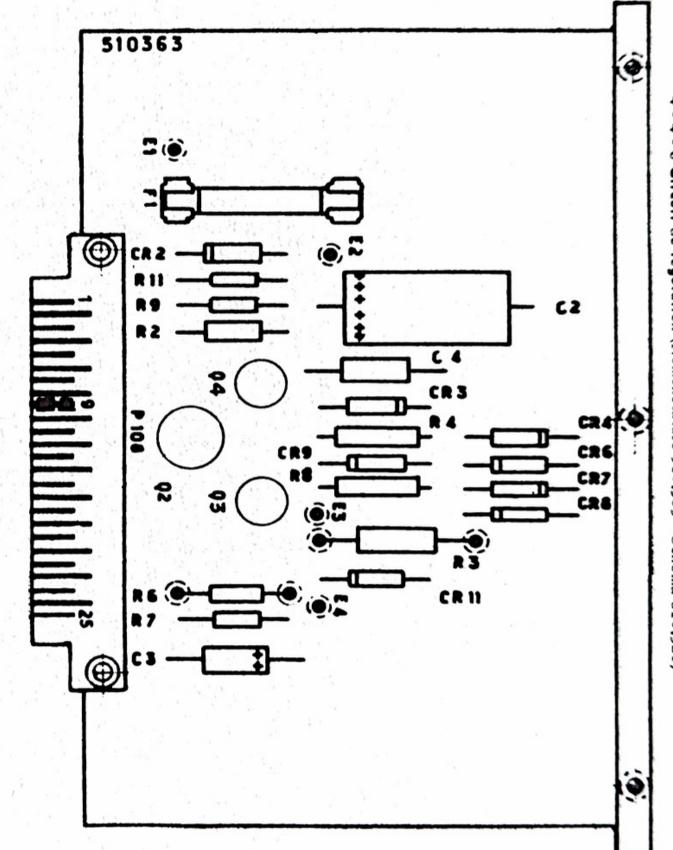


Schéma Implantation composants

Repère	Nombre	Désignation	Valeur ou caractéristiques	Constructeur et type
2	-	Condensateur	50 μF 63/100 V	SIC SAFCO MINIS, IND.
C	-	Condensateur	1,6 μF 64 V	C.G.C. UU/H 1,6
2	_	Condensateur	0,22 µF.400 V	C 251
CR2 à 4 CR6 à 8	6	Diode		EUROPELEC SD 2
CR9	1	Diode	Zener tol, de 0 à + 10 %	SILEC MZ 8A
CR11	1	Diode		EUROPELEC SD 2
 F1	1	Fusible		CEHESS 2A-D8-TD


4 - 4 Circuits électroniques

4 - 4 - 6 Circuit de régulation (suite)

			- 1								
R9-R11	R8	R 7	R6	R4	R3	2 8	2 6	2 4	3	P108	
2		_	1	1	1	-	. 2				
Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Transistor	Transistor	Détrompeur	Connecteur	Se o Bratton
2,7 160	6,810	2,7 140	valeur moyenne 390 O	825 Ω	0,33 \Omega ± 10 %	3,92 140			monté à la position 9	BVCC	Valeur ou caractéristiques
C 103	C 106	C 103	C 103	C 108	SFERNICE RLP 3	C 108	2 N 2102	2 N 1484	SOCAPEX 37,742	SOCAPEX 254/25 AM	Constructeur et type

4 - 33

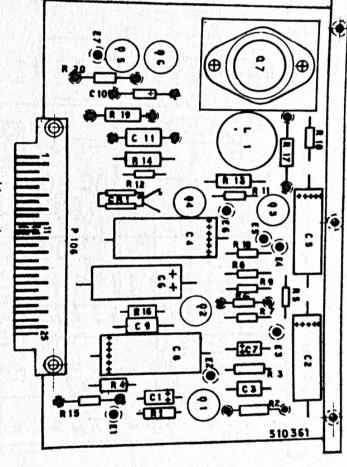- NOMENCLATURE ELECTRIQUE MAGNETOPHONE F 211
- 4 Circuits électroniques
- 1 4 7 Amplificateur d'asservissement (Nomenclature 510,361 Schéma 610,323)



schémas implantation composants.

Repère	Nombre	Désignation	Valeur ou caractéristiques	Constructeur et type
Ω	1	Condensateur	4 μF	C.G.CAR/H4
2	-	Condensateur	40 μF	C.G.C. AR/H40
C	1	Condensateur	47 pF 300 V	C 231
2	1	Condensateur	250 μF 25/40 V	SIC SAFCO MINS, IND.
C	1	Condensateur	40 μF	C.G.C. AR/H40
8	1	Condensateur	64 µF	C.G.C. AR/G64
G	1	Condensateur	1,6 µF	C.G.C. UU/H 1,6
g	-	Condensateur	250 µF 25/40 V	SIC SAFCO MINS, IND.
S	1	Condensateur	1500 pF 160 V	C 202

Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.

4 - 4 Circuits électroniques


4-4-7 Amplificateur d'asservissement (suite)

1	· · ·	R20	R19	R18	R17	R16	RIS	R13-14	R11-12	R10	R8-R9	R7	R6	RS	R4	R3	25	RI	Q7	QI a Qo		P106	<u> </u>	S	Ω	CIO	Repère
			_	1	-	-	-	2	2	<u>_</u>	2	1	i i	-	-		-	-	-	6	-	`1	-	-	-	-	Nombre
		Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Transistor	Transistor	Détrompeur	Connecteur	Inductance	Diode	Condensateur	Condensateur	Désignation
		200 Ω	8,66 kA	3,3 kΩ	1 kQ ± 5 %	4,7 B	valeur moyenne 62 kΩ	6Ω1W±5%	390 Ω	220 Ω	620 Ω	4,7 kΩ	valeur moyenne 56 kA	7,5 kΩ	100 Ω	1,5 kΩ	valeur moyenne 100 kn	15160	s.	240	monté à la position 11	avec	1,9 н		0,047 µF 160 V	1 µF 50 V	Valeur ou caractéristiques
		C 103	C 109	C 103	SFERNICE RSSM 4×10	C 108	C 103	GEKA MI	C 103	C 103	C 103	C103	C 103	C 103	C 108	C 108	C 109	C 109	BDY 24 B 2 B	2 N 2102	SOCAPEX 37.742	SOCAPEX 254/25 AM	SIS P 15842	R.T. OA 5	C 251	C 205	Constructeur et type

4 - 4 Circuits électroniques

4 - 4 - 7 Amplificateur d'asservissement

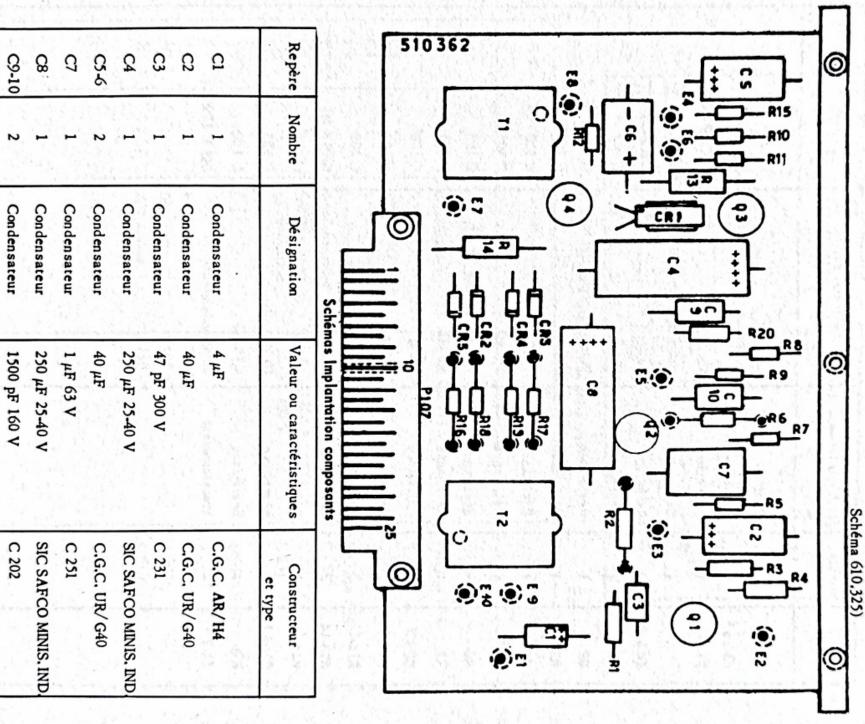4-7-1 Ampli d'asservissement et démodulateur (Nomenclature 510.362



4 - 4 Circuits électroniques

4 - 4 - 7 Amplificateur d'asservissement

4 . 4 . 7 . 1 Ampli d'asservissement et démodulateur (suite)

T1-2	R20	R16à19	R15	R13-14	R11-12	R10	R8-R9	R7	R6	ਲ	R4	R3	23	R1	Q1 à Q4		P107	CR2 a S	CRI	Repère
2	-	4	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	-	4	1	1	4	-	Nombre
Transforma teur	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Résistance	Transistor	Dé trompeur	Connecteur	Diode	Diode	Désignation								
de démodulateur	4,75 kΩ	10 KD	3,3 kΩ	6Ω1₩±5%	390 Ω	220 Ω	620 Ω	4,7 kΩ	Valeur moyenne 56 kΩ	7,5 kΩ	100 Ω	1,5 kD	Valeur moyenne 100 kΩ	15 kΩ		monté à la position 10	avec			Valeur ou caractéristiques
SIS P 17966	C 108	C 103	C 103	GEKA MI	C 103	C 103	C 108	C 108	C 109	C 109	2 N 2102	SOCAPEX 37.742	SOCAPEX 254/25 AM	SESCO 1 N 914	R.T. O A 5	Constructeur et type				

4 - 4 Circuits électroniques

- 4.4.7 Amplificateur d'asservissement
- 4 . 4 . 7 . 2 Plaquette asservissement (Nomenclature 510.344 Schéma 610,317)


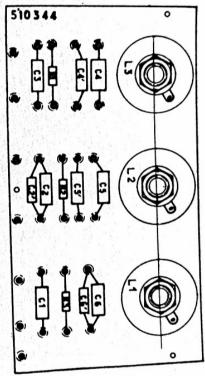


Schéma Implantation composants


R3	R2	R1	L3	12	E 9	<u>g</u> :	8	C5-C5'	24	2	C	ũ	Ω	Ω	Repère
-	-	_	-	-	1	-	1	2	1	1	_	-	_		Nombre
Résistance	Résistance	Résistance	Self	Self	Self	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Désignation
130 kt	100 kg	08 MJ	200			100 pF 300 V	0,01 μF 160 V	0,01 µF 160 V	4700 pF 250 V ± 5 %	0,033 μF 160 V	0,01 μΕ 160 V	390 pF 300 V	3300 pF 250 V ± 5 %	100 pF 300 V	Valeur ou caractéristiques
	C 103	0.103	C 103	SIS P 15841	SIS P 15839	C 231	C 252	777	PRECIS PO4	27.7	277	555	PRECIS FOT	C 231	Constructeur et type

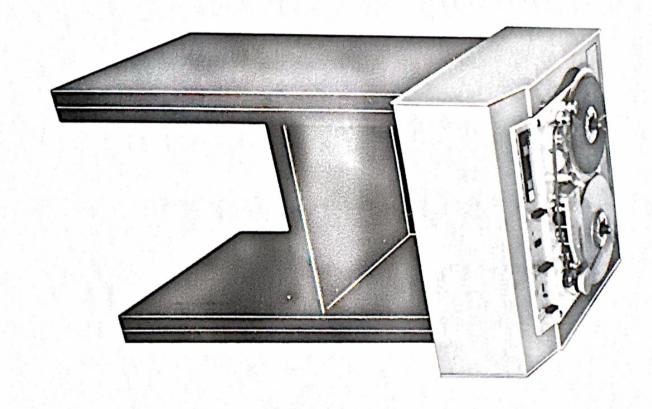Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.




MAGNETOPHONE F 211 Présentation en console

Photo 1-

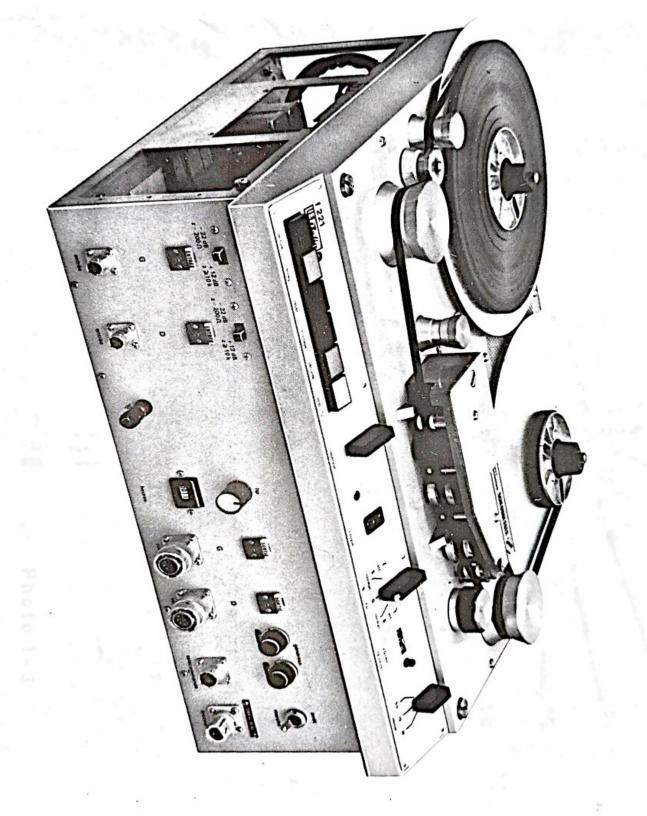


MAGNETOPHONE F 221 Photo

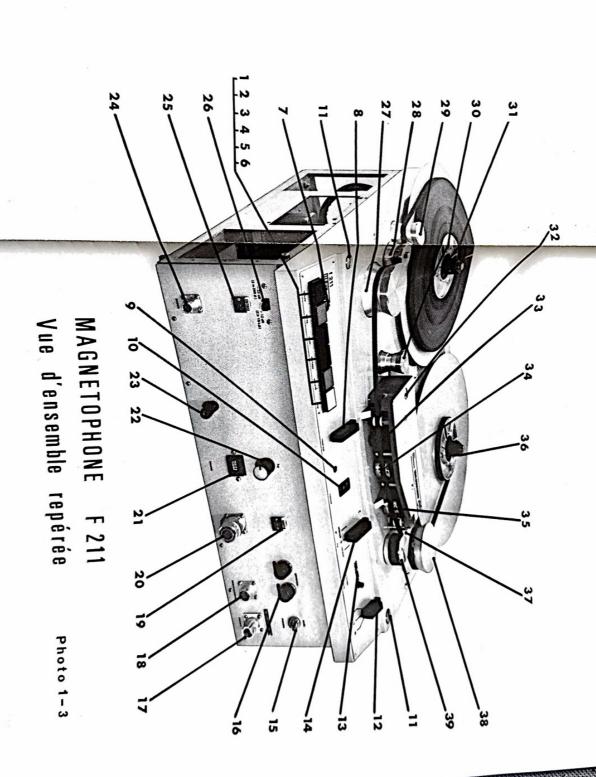



MAGNETOPHONE F 211 Vue intérieure

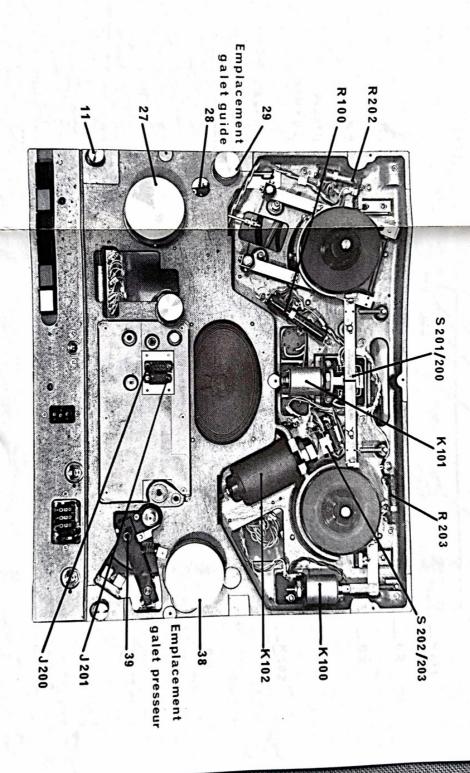

MAGNETOPHONE F 211 platine Vue de dessus

Photo 2-1

Schlumberger

NOTICE TECHNIQUE M A - 13

MAGNÉTOPHONE MONAURAL

Type F 211 - F 212

Volume 2

SOCIÉTÉ SOCIÉTÉ D'INSTRUMENTATION SCHLUMBERGER

NOTICE TECHNIQUE M A - 13 MAGNÉTOPHONE MONAURAL

Type F 211 - F 212


Volume 2

DIVISION ELECTRONIQUE - 298, AV. NAPOLÉON-BONAPARTE - RUEIL-MALMAISON (HAUTS-DE-SEINE) - TÉL. 987-49-71 - CABLE BELINUSINE - RUEI


NOTICE TECHNIQUE M A - 13 MAGNÉTOPHONE MONAURAL Type F 211 - F 212


Volume 2


710 170	Schéma général de principe F 211
710 530	Schéma général de principe F 212
-	Schéma amplificateur d'enregistrement
610 324	Schéma oscillateur H.F.
610 322	Schéma amplificateur de lecture
610 850	Scháma amplificateur de sortie
610 328	Schéma amplificateur de ligne
610 849	Schéma amplificateur d'écoute
610 321	Schéma circuit de régulation .
610 323	Schéma amplificateur d'asservissement
610 325	Schéma amplificateur discriminateur
610 317	Schéma circuit d'asservissement
611 097	Schéma de principe du bloc-têtes
610 318	Schéma plaquette redresseur
610 851	Schéma plaquette télécommande
610 319	Schéma de principe plaquette bloc relais
610 500	Schéma circuits actifs en lecture F 211
610 495	Schéma circuits actifs en enregistrement F 211
610 497	Schéma circuits actifs en repérage F 211
610 499	Schéma circuits actifs en montage F 211
610 496	Schéma circuits actifs en télécommande lecture F 211
610 498	Schéma circuits actifs en télécommande enregistrement F 211

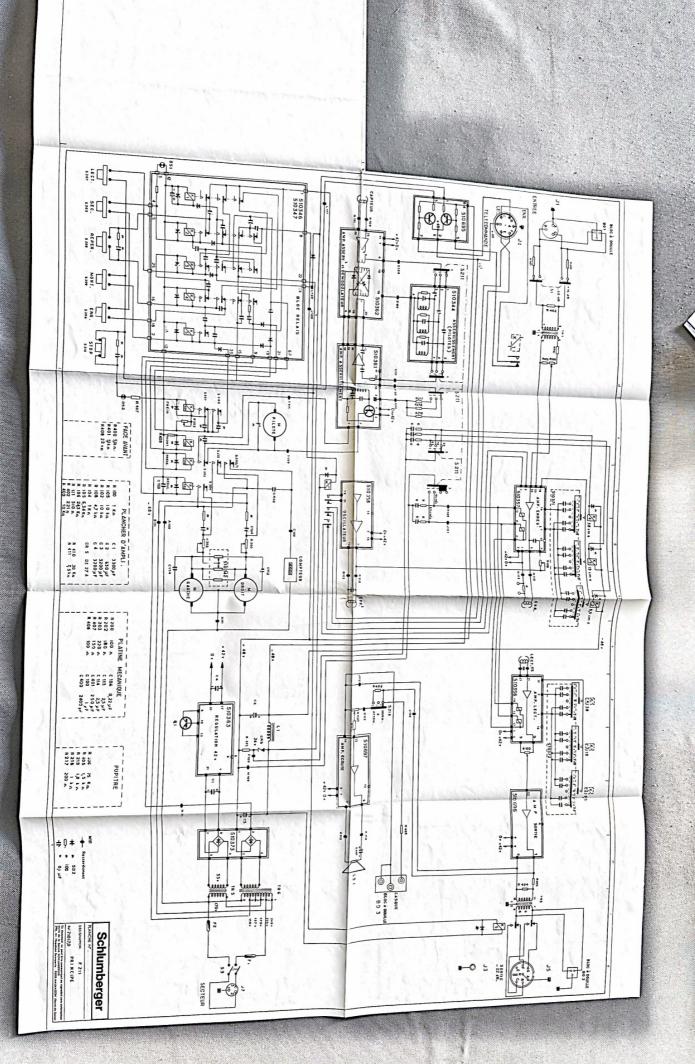



(c)

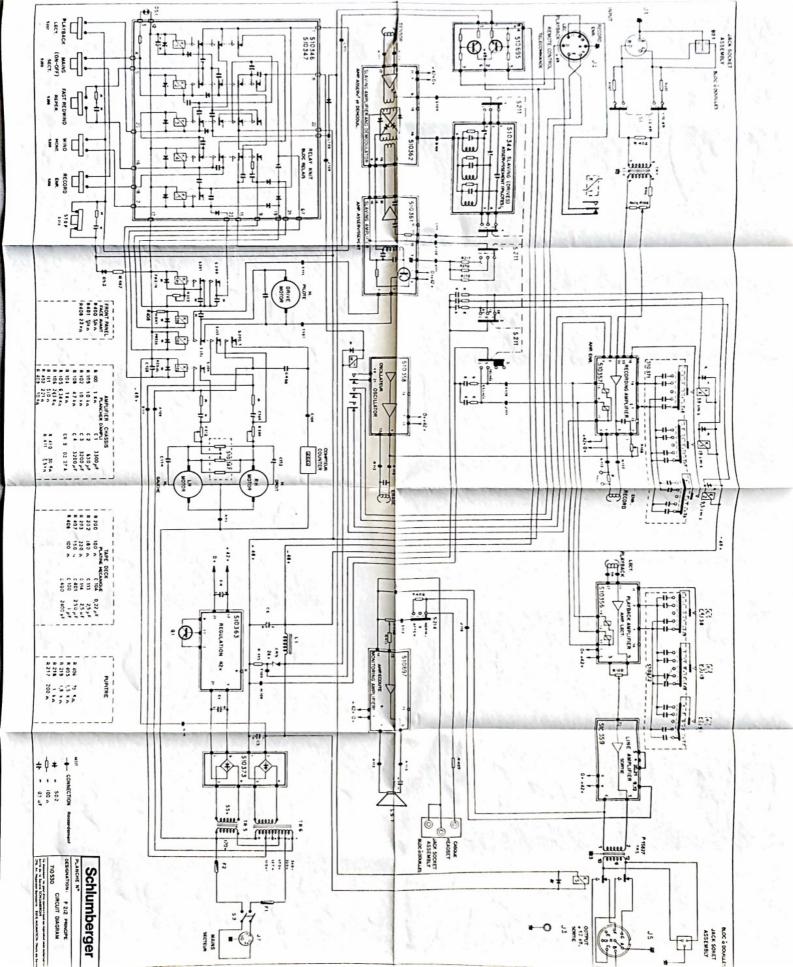


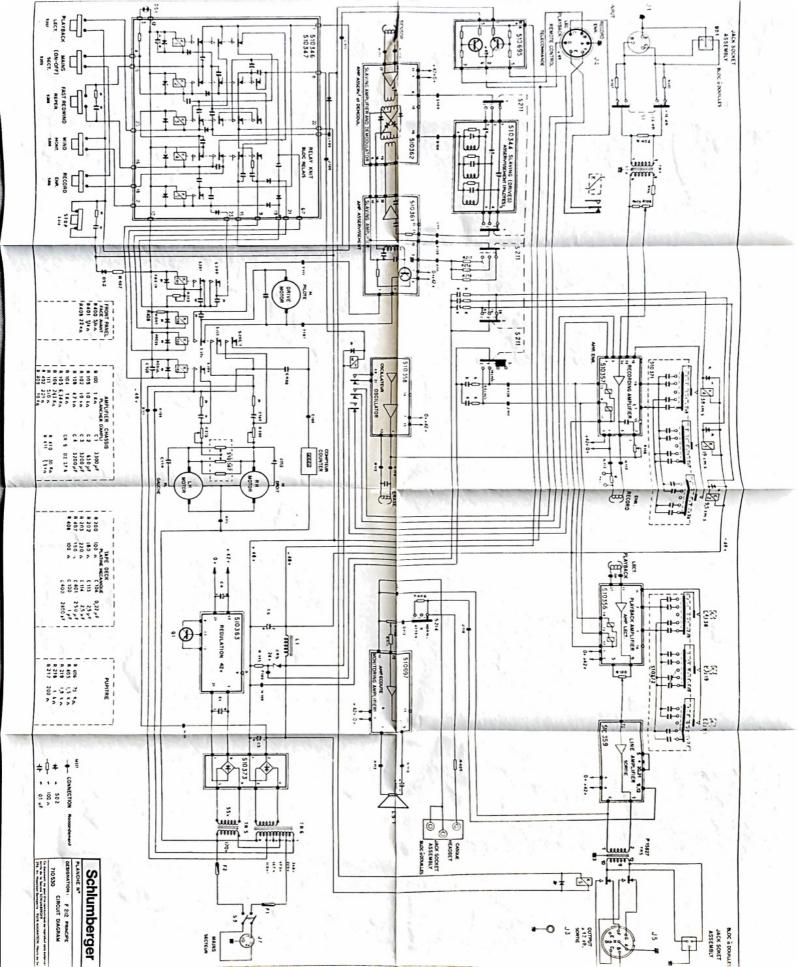


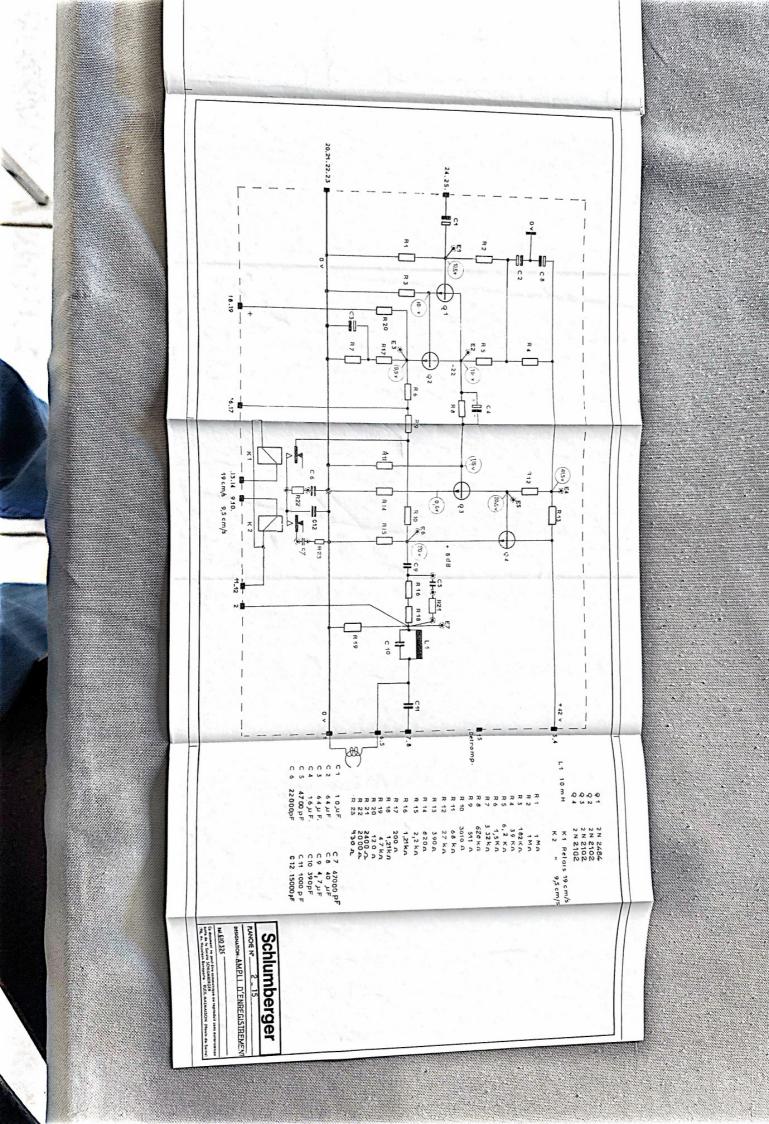


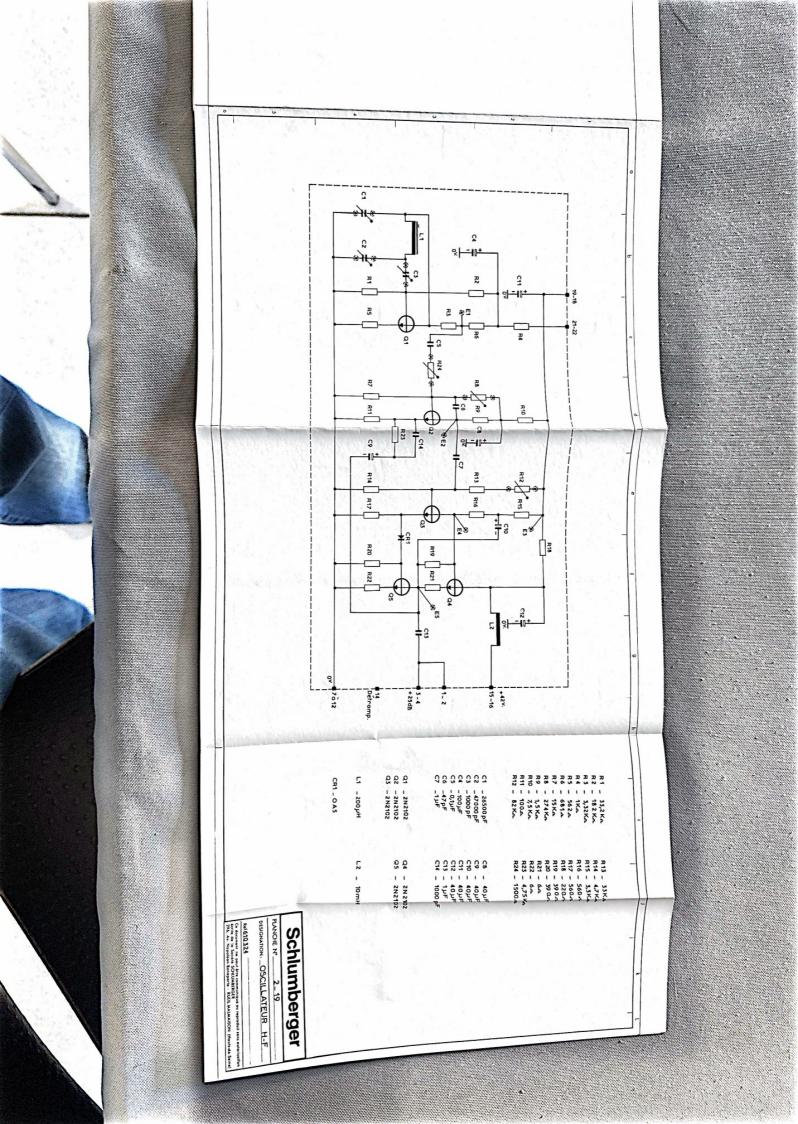


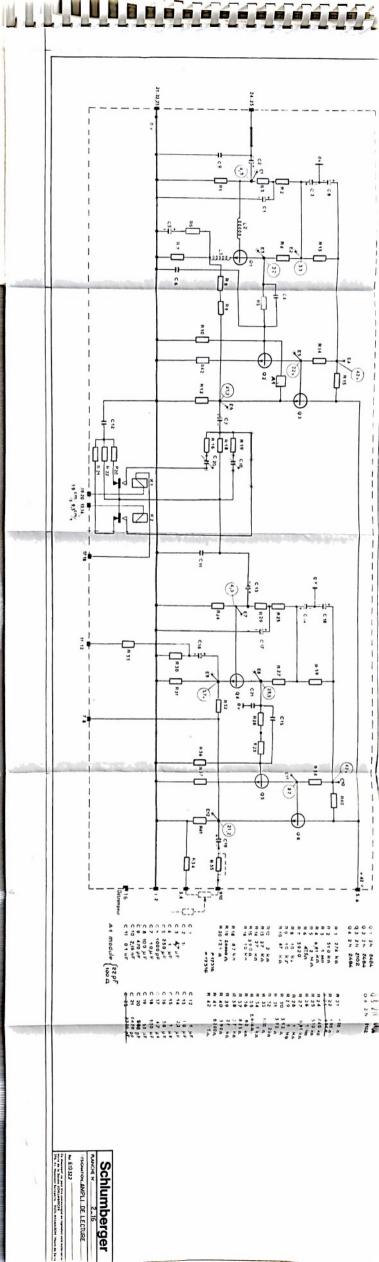


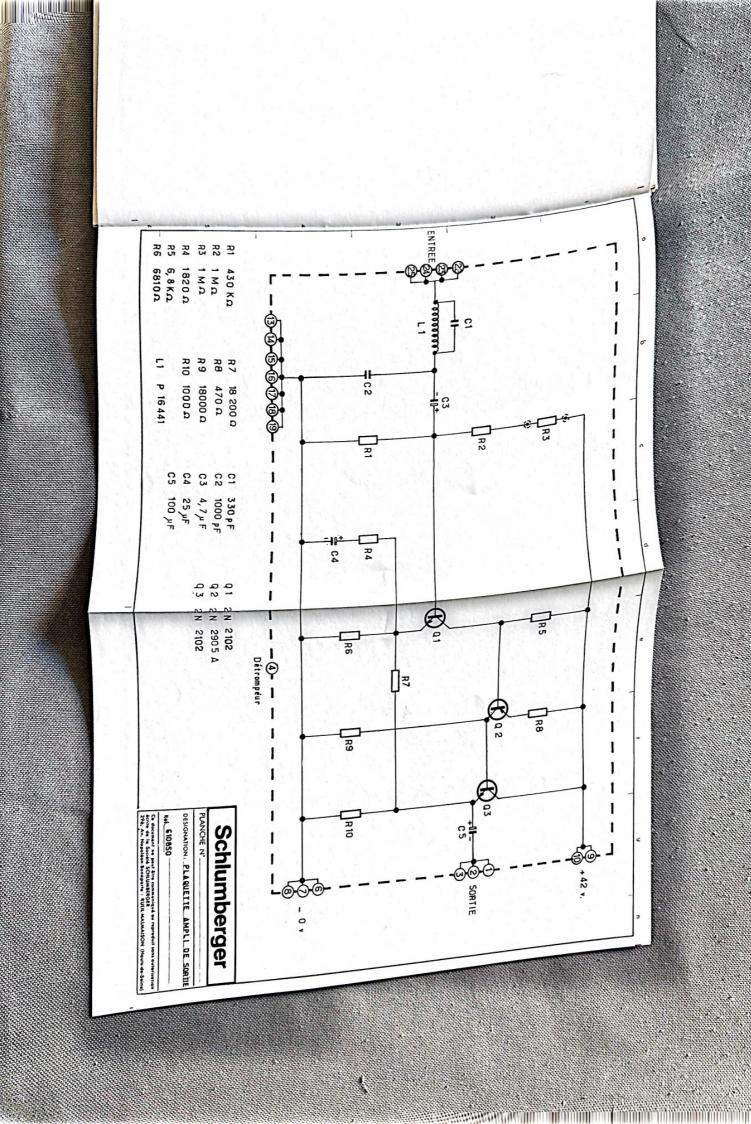


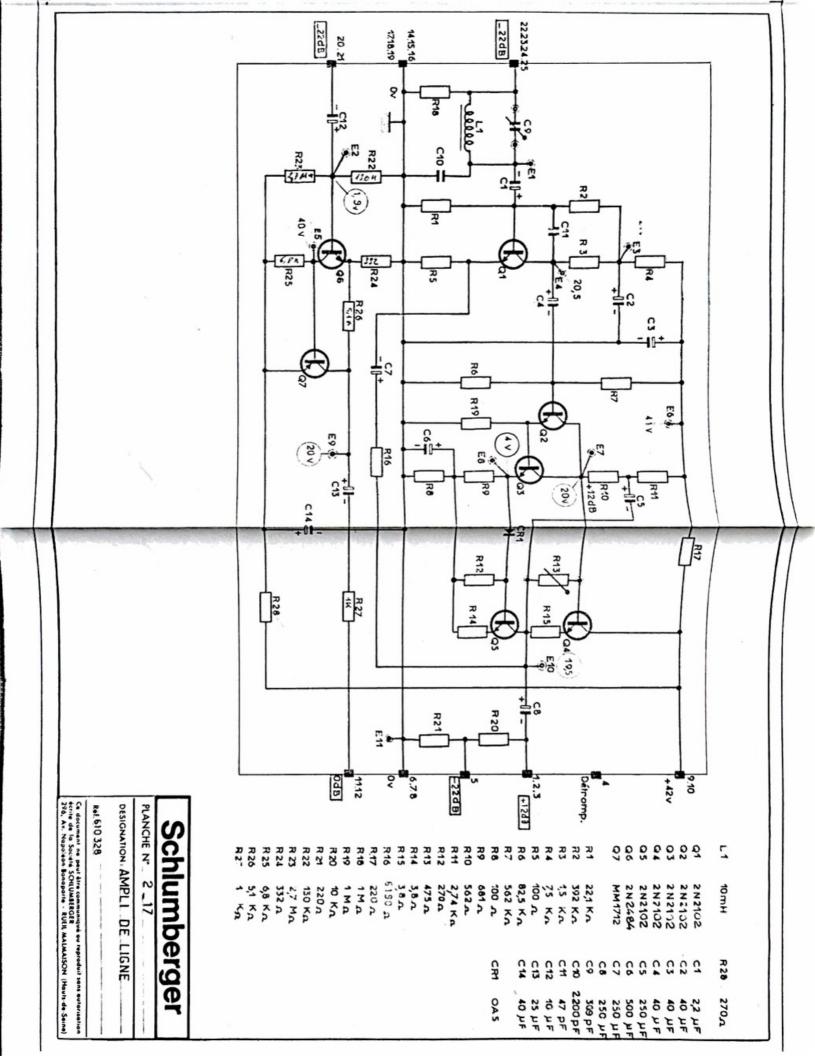


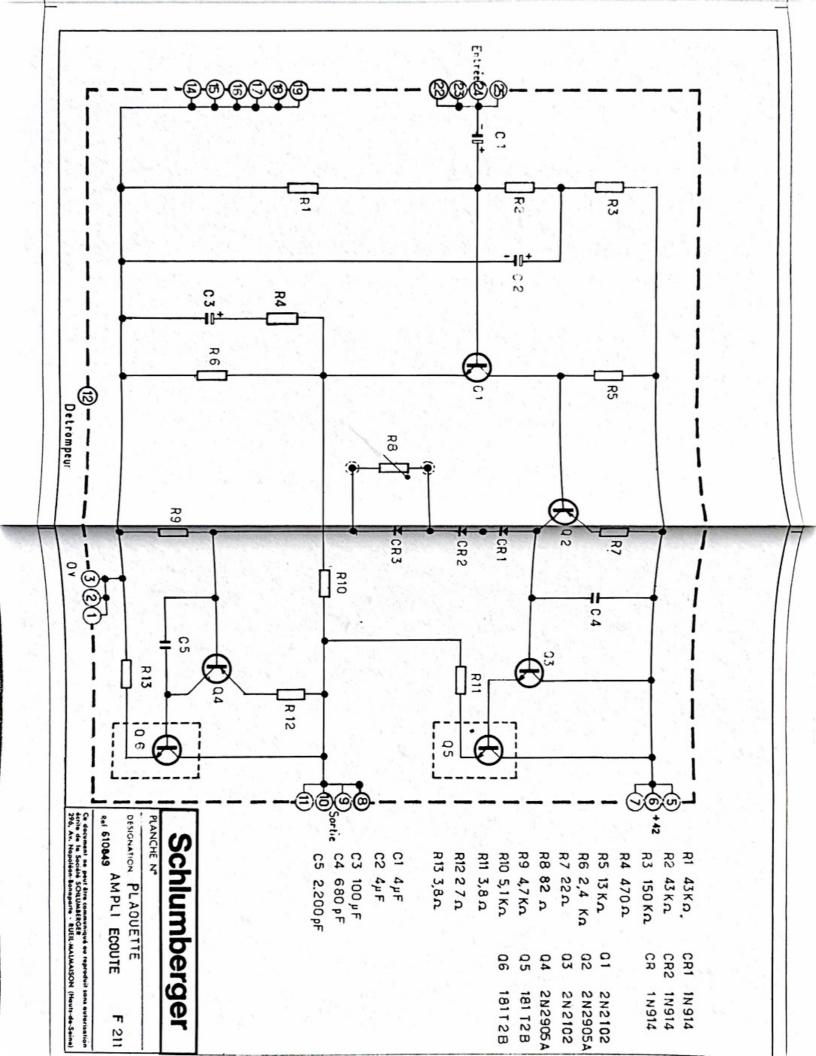

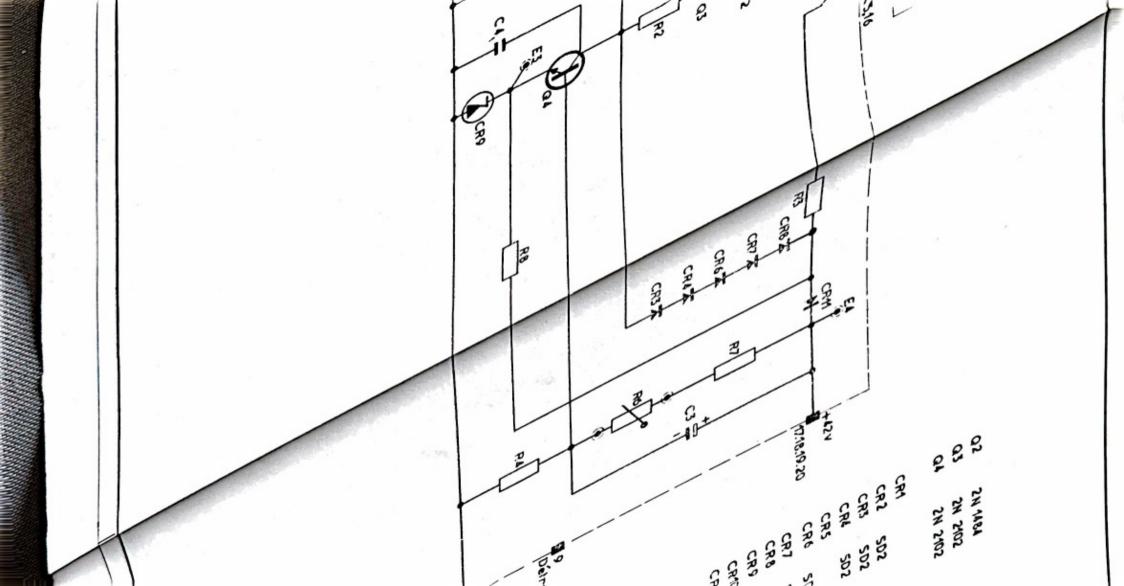

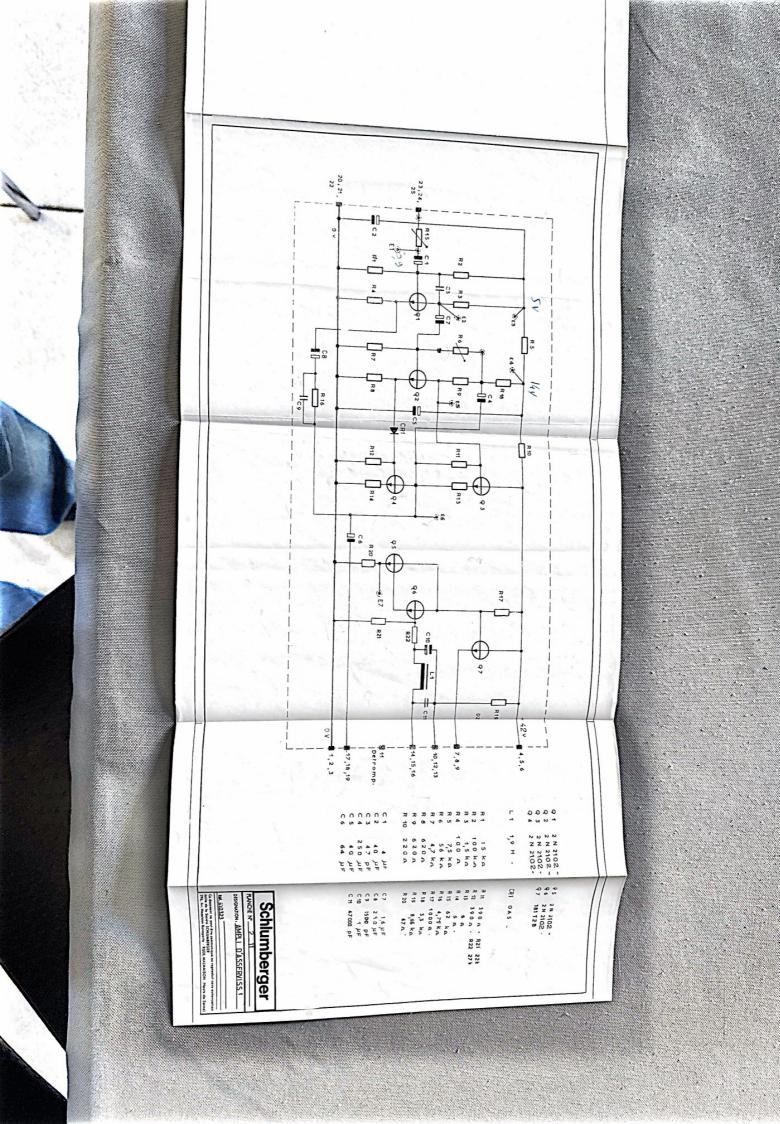

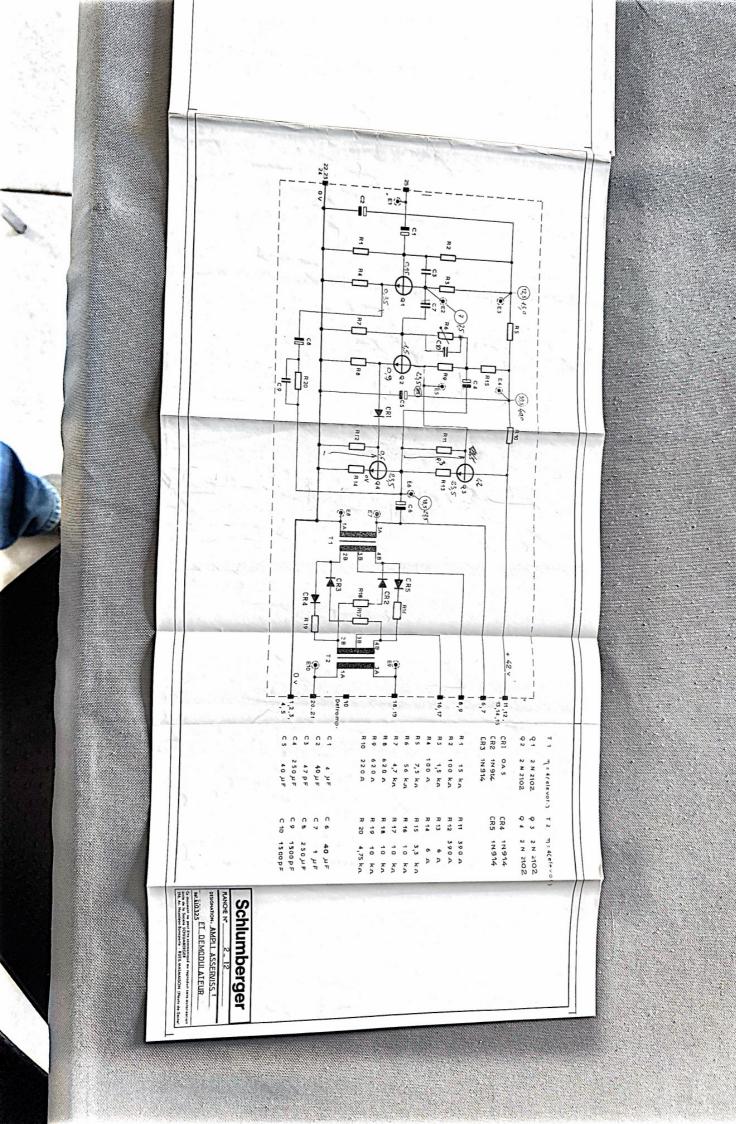

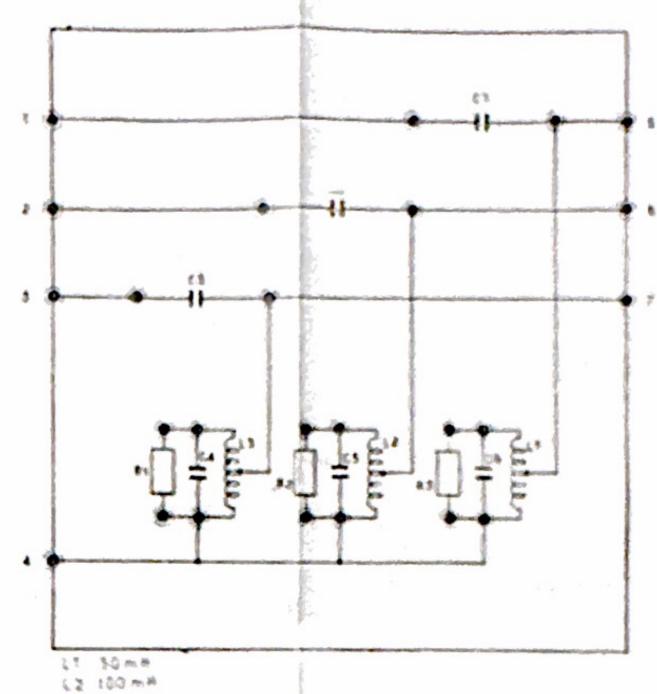

13 200 mM

CB KD ***** 1 took A. .2

164 33 000 pF C4 C4 4700pF

1305.0

1000 p.F

10 000 pF

12 3300 pF CE' 300 PF

61

65 65 10-000 p.F

63

C6 C6' 100 pF 10 000 PF


Schlumberger

PLANCHE N'_

DESIGNATION SCHEMA DE PRINCIPE


M SIGNU ASSERVISSEMENT (Pilotes)

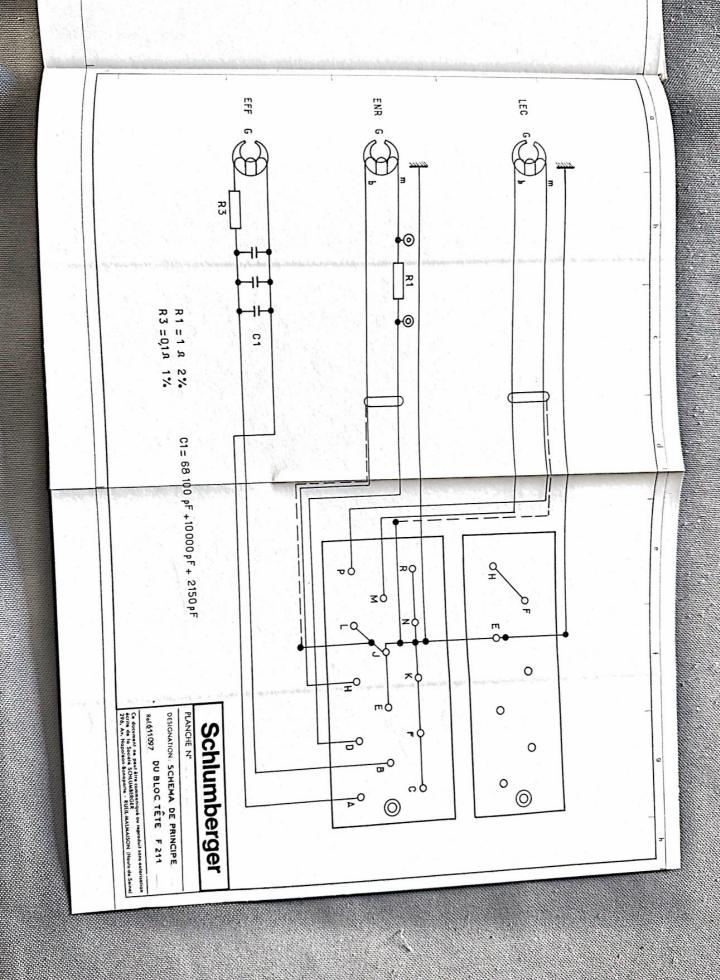Ce discoveré na peri fire communical écrite de la Societa SCHOLINESTER 270, de Mojorgeo-Romanna - FOSS-



CR1 4 diades F 22

CR2 4 diodes F22

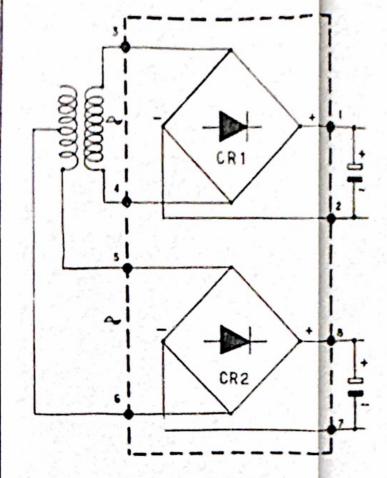



Schlumberger


DESIGNATION . PLAQUETTE REDRESSEUP


Ref 610318

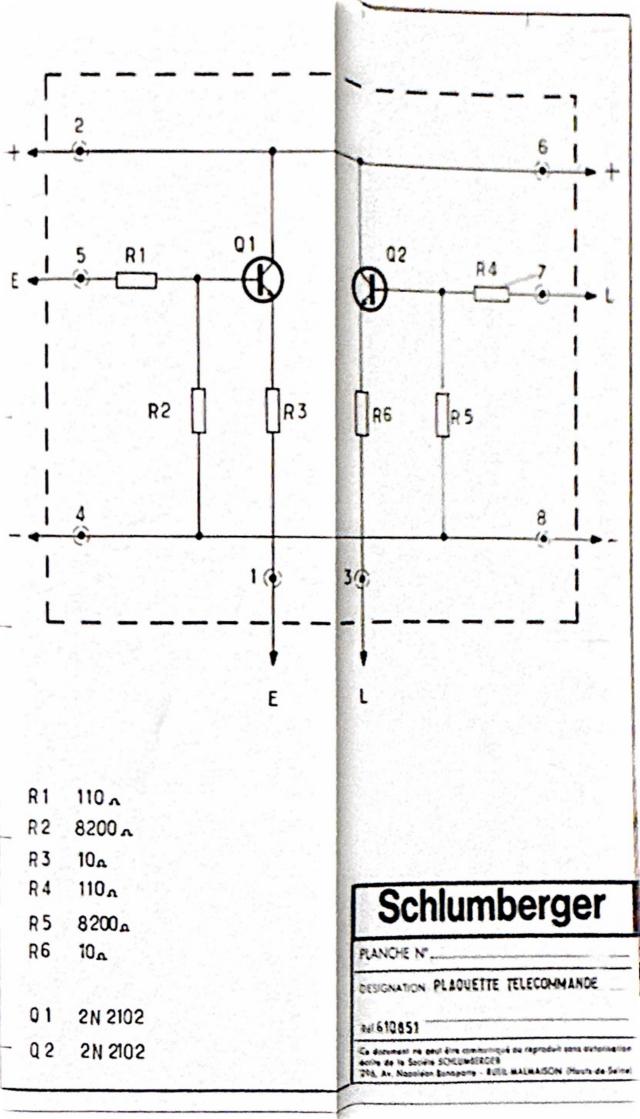
Ca document na peut être communiqué se reproduit sans euterisation écrite de la Société SCHLUMBERGER 796, Av. Napoléon-Bonaparte - RUEIL-MALMAISON (Hauts-de-Seine)




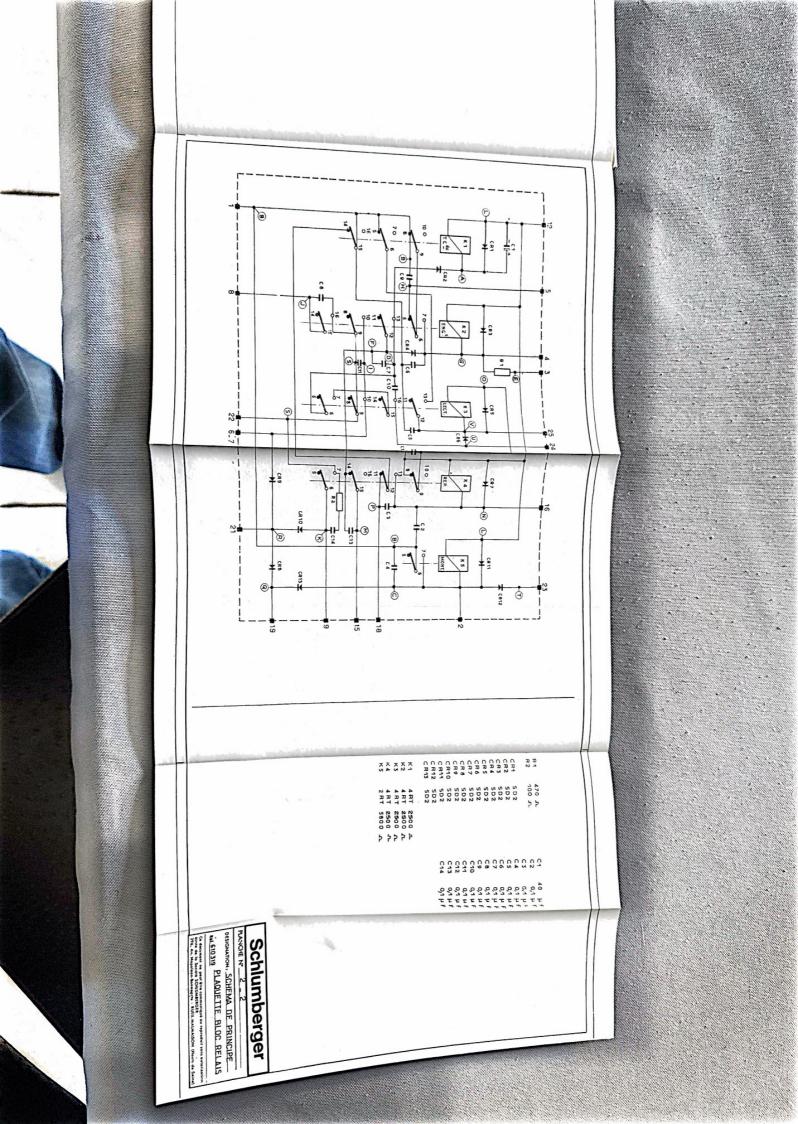

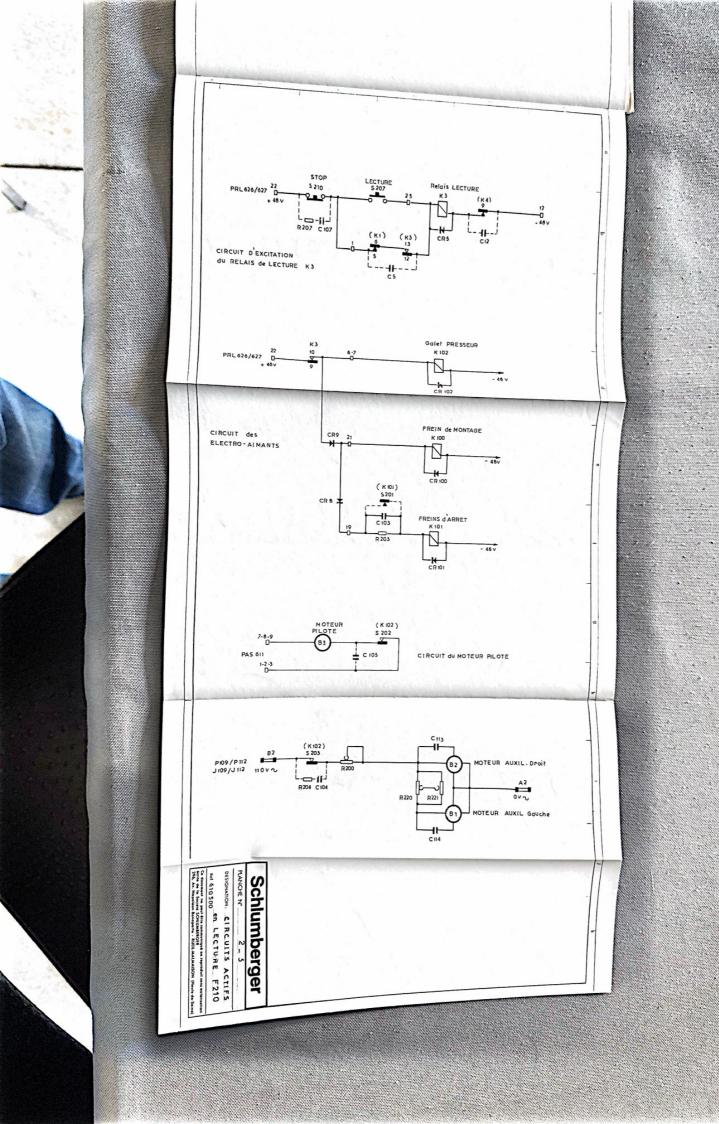

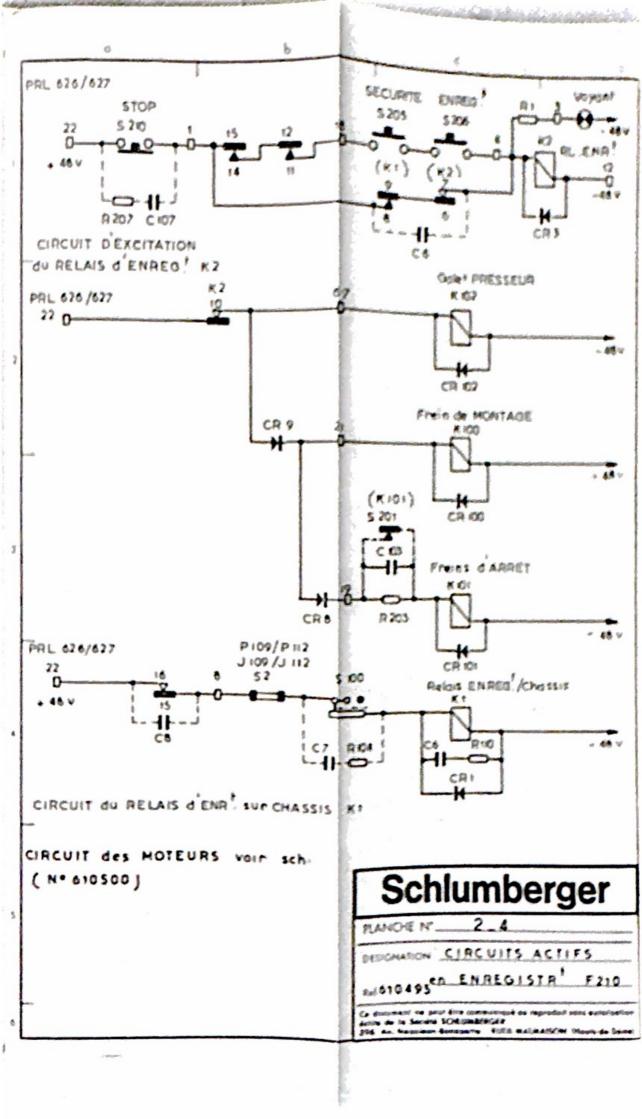

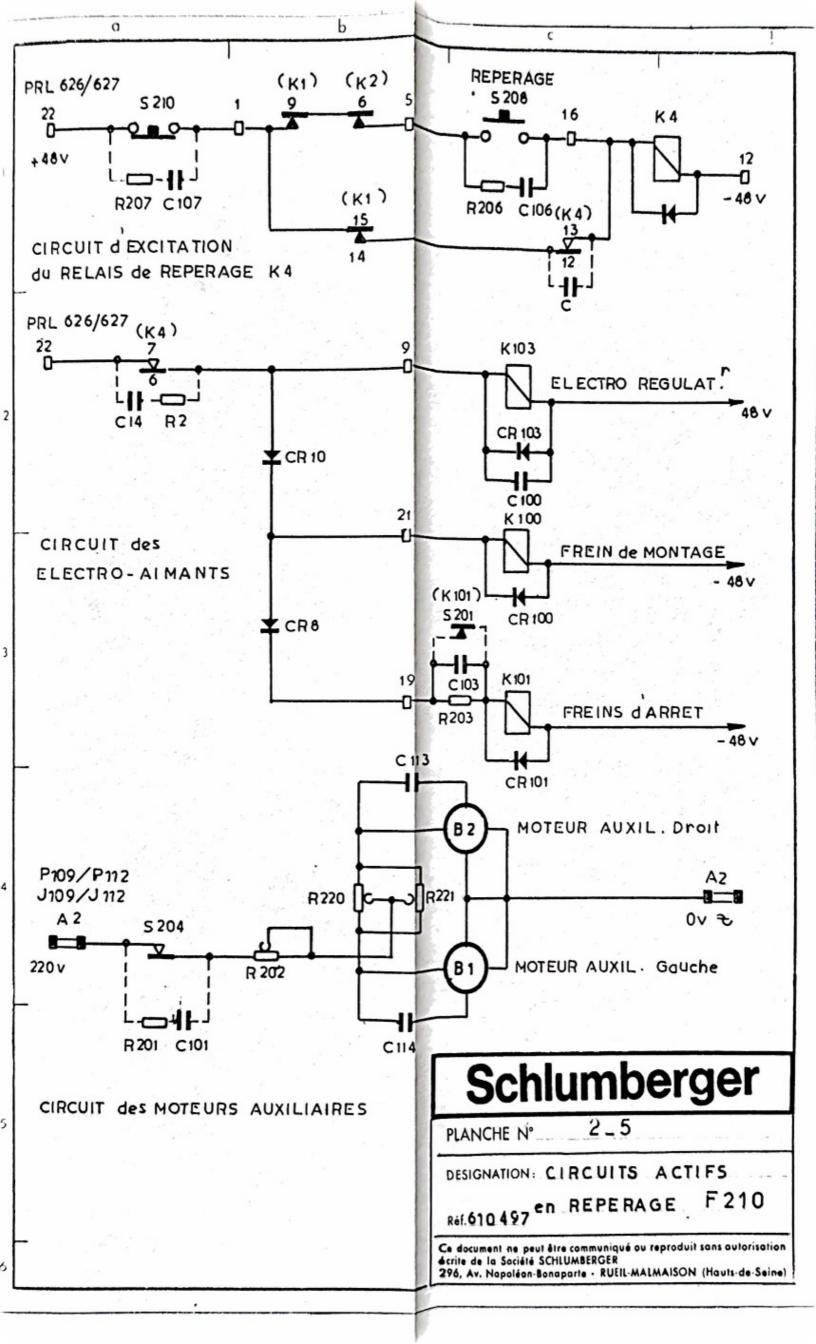

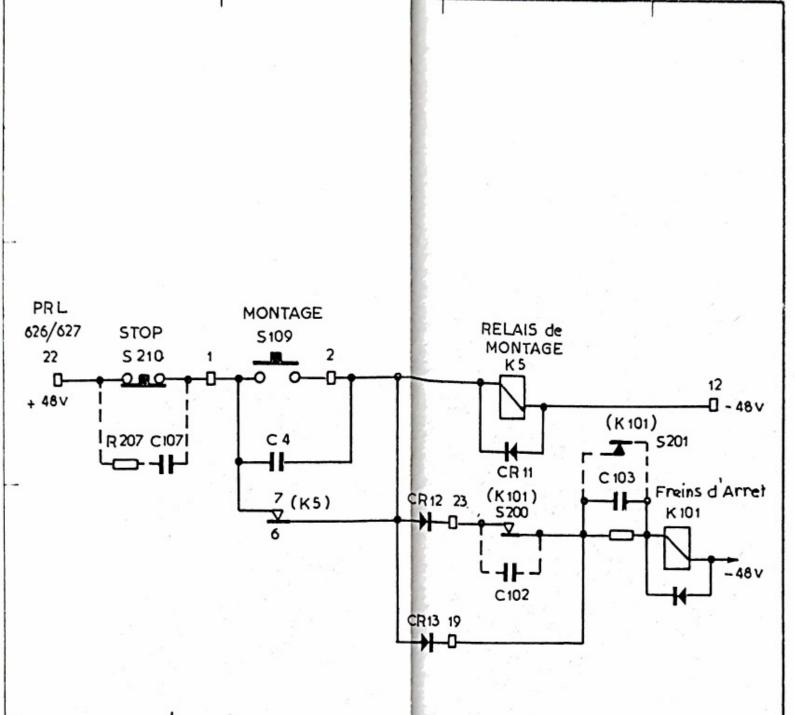

b

a

CIRCUITS D'EXCITATION du RELAIS de MONTAGE K 5
et des FREINS d'ARRET K 101

Schlumberger


PLANCHE N°


2_6

DESIGNATION CIRCUITS ACTIFS

Ref. 610499 en MONTAGE F 210

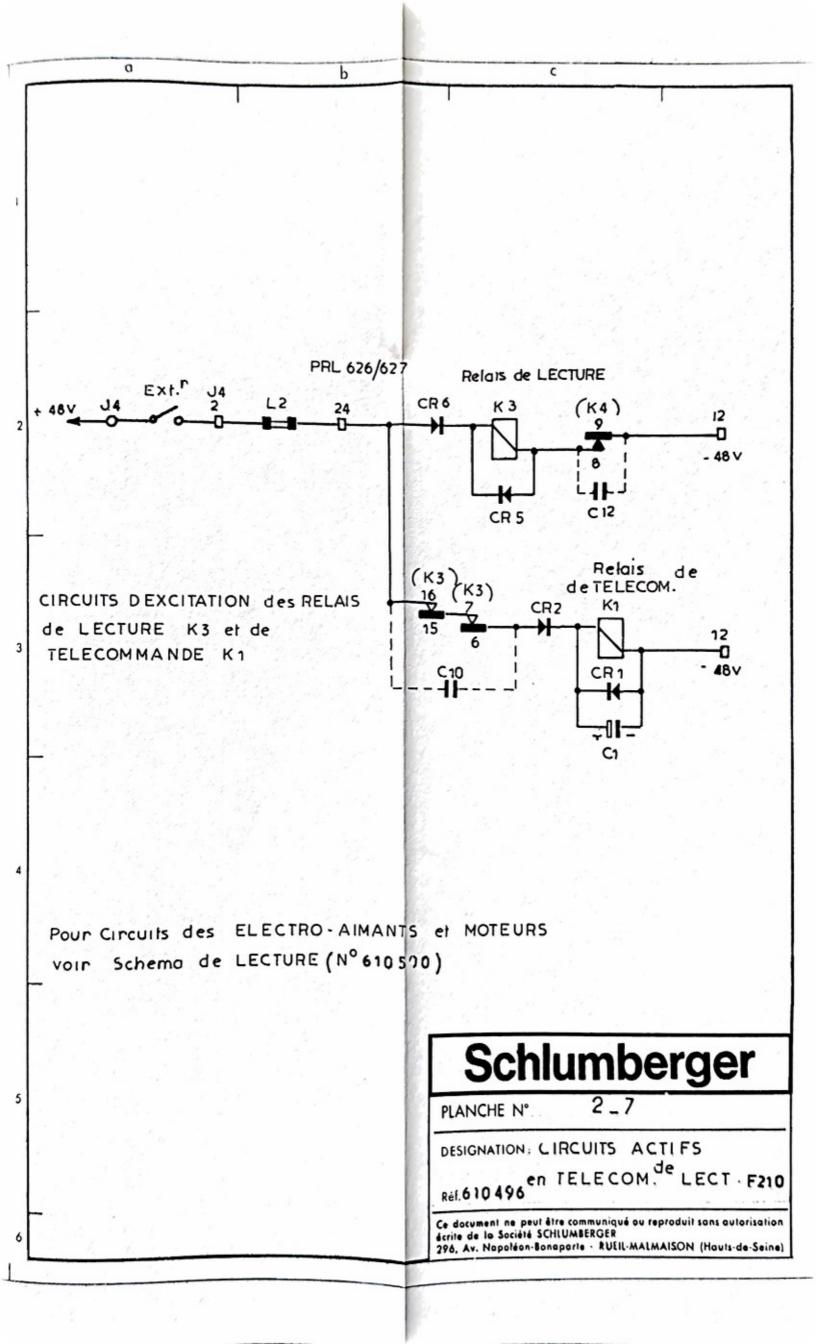Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans autorisation étrite de la Société SCHLUMBERGER 296, Av. Napoléon-Bonaparte - RUEIL-MALMAISON (Hauts-de-Seine)



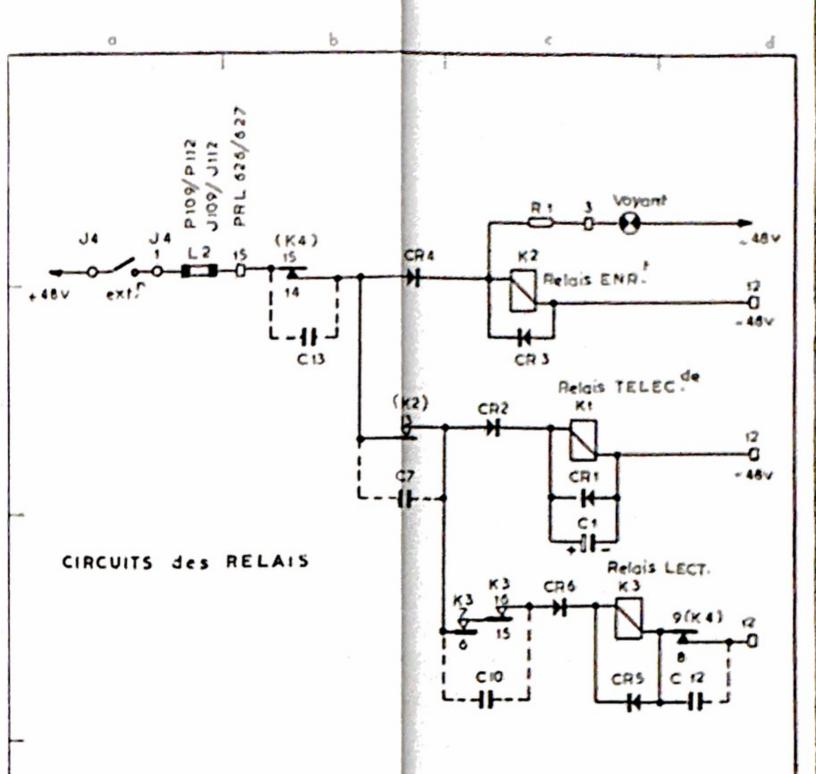

ELECTRO-AIMANTS POUR LES CIRCUITS des ENREGISTREMENT (Nº 610495) et des MOTEURS voir schema

Schlumberger

PLANCHE N'.

DESIGNATION CIRCUITS

perite de la Socialé SCRUMBERGER 276. Av. Napaléon Bossparie - BUES HALMAISON