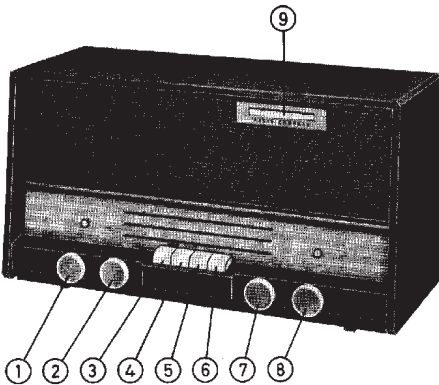




BEDIENINGSORGANEN

1. Geluidsterkte-regelaar (R23)
2. Klankregelaar (R25)
3. Netschakelaar
4. MG-schakelaar
5. FM-schakelaar
6. LG-schakelaar
7. FM-afstemming
8. AM-afstemming
9. Radiokompas

GOLFGEBIEDEN

LG : 1150 - 2000 m (260 - 150 kc/s)
 MG : 185 - 580 m (1620 - 517 kc/s)
 FM : 2,78 - 3,43 m (108 - 87,5 Mc/s)

SPECIFICATIE


Luidspreker AD 3460 M (5 ohm, 3 W)
 Netspanningen 110-127-145-165-220-245 V ~
 Verbruik 42 W (220 V)
 Uitgangsvermogen 1,8 W
 Afmetingen 24 x 43 x 20 cm

AANSLUITING ANTENNES


Sluit voor FM-ontvangst de draadantenne aan op een van de FM-antennebussen; daarna de antenne ontrollen en richten tot de beste ontvangst wordt verkregen (zie c en d). Een AM-buitenantenne kan op één van de antennebussen worden aangesloten (zie a en c). De aansluiting van een FM-dipoolantenne moet op beide FM-antennebussen geschieden (zie a en b). Indien de invoerkabel niet is afgeschermd kan deze antenne ook voor AM-ontvangst worden gebruikt.

Wordt zowel een AM- als een FM-buitenantenne gebruikt, dan aansluiten als fig. a.

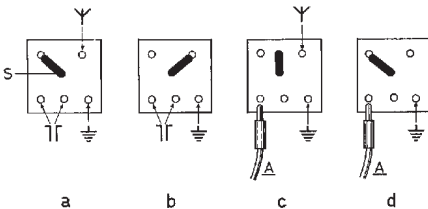Opmerking: Let op de juiste stand van strip S.



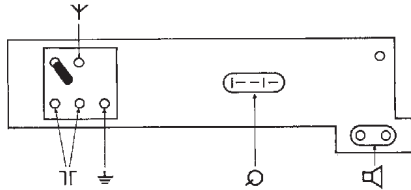- a. Wel AM-buitenantenne
Wel FM-buitenantenne
- b. Geen AM-buitenantenne
Wel FM-buitenantenne
- c. Wel AM-buitenantenne
Geen FM-buitenantenne
- d. Geen AM-buitenantenne
Geen FM-buitenantenne



TOELICHTING OP DE AANSLUITING EN DE BEDIENING

Antennes

Voor midden- en langegolfontvangst kan gebruik worden gemaakt van de draaibare ferroceptor (radiokompas). ingesteld wordt op de beste ontvangst en de minste storing.

Radiokompas

Draai bij midden- en langegolfontvangst de schijf tot de beste ontvangst wordt verkregen.

Platenspeler (-wisselaar)

Op de vijfpolige bus kan een platenspeler (-wisselaar) worden aangesloten. Het toestel wordt dan automatisch op grammofoonweergave geschakeld.


Voor radioweergave moet de stoker uit de bus worden verwijderd.

Bandrecorder

Voor opname kan een bandrecorder verbonden worden met de bussen van de extra luidsprekeraansluiting en voor weergave met de vijfpolige bus.

Extra luidsprekers

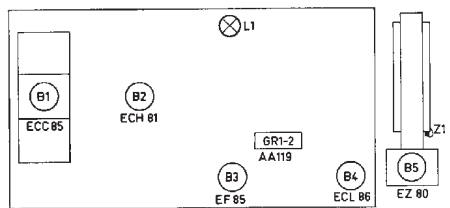AD 2700 M, 5 ohm, 3 watt
 AD 3514 M, 5 ohm, 6 watt
 AD 3700 M, 5 ohm, 3 watt
 AD 3800 M, 5 ohm, 6 watt



OVERZICHT BUIZEN EN HALFGELEIDERS

B1	ECC 85	H.F.-versterker en menggedeelte FM
B2	ECH 81	Oscillator/menggedeelte AM en M.F.-versterker FM
B3	EF 85	M.F.-versterker AM en FM
B4	ECL 86	L.F.-voorversterker en eindversterker
B5	EZ 80	Gelijkrichter (voeding)
L1	955/D6,3 x 320 (8045/D)	
GR1	AA 119	Detector FM
GR2	AA 119	Detector AM
GR3	OA 85	

QUESTION 1

1. Write down the name of an antihistamine used in the treatment of allergic rhinitis.

2. Write down the name of an antihistamine used in the treatment of allergic asthma.

3. Write down the name of an antihistamine used in the treatment of allergic conjunctivitis.

4. Write down the name of an antihistamine used in the treatment of allergic urticaria.

ANSWER KEY

1. Cetirizine
2. Montelukast
3. Olopatadine
4. Fexofenadine

QUESTION 2

1. Write down the name of an antihistamine used in the treatment of allergic rhinitis.

2. Write down the name of an antihistamine used in the treatment of allergic asthma.

3. Write down the name of an antihistamine used in the treatment of allergic conjunctivitis.

4. Write down the name of an antihistamine used in the treatment of allergic urticaria.

ANSWER KEY

1. Cetirizine
2. Montelukast
3. Olopatadine
4. Fexofenadine

65

