



Diagramm der Längen des rechteckigen PETZL 8mm & 312-B

VALORES
RESISTORES:
R11 - 47 KΩ
R17 - 2.3 MΩ
R23 - 2.7 MΩ
R9, R10 - 22 KΩ
R12 - 1.0 MΩ
R13 - 56 KΩ
R14 - 350 KΩ
R16 - 560 KΩ

CAPACITORES:

R17 - 100 pF
R20 - 1.000 pF
C1, C2, C4 - 12.4 pF
C5 - 3.3 μF
C6, C7, C8 - 22 pF

C9 — 200 μ PF	C10 — 0,0022 μ PF	C11, C12 — 0,0047 μ PF	C14, C18, C22, C29, C30 — 100 μ PF	C15 — 0,068 μ PF	C16 — 170 μ PF	C17 — 58 μ PF	C18, C21, C23 — 0,01 μ PF	C20 — 0,0051 μ PF	C21 — 400 μ PF	C22, C23 — 108 μ PF	C24 — 113 μ PF	C25 — 0,22 mF	C26 — 0,02 mF
-------------------	-----------------------	----------------------------	--	----------------------	--------------------	-------------------	-------------------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------	--------------------	---------------	---------------

CONFIDENTIAL INFORMATION

valoř; os preditor das fêmeas não do
caráter preferencial e só expelidos
depois de se terem de volta recuado.

ANTENNA**RECEPTORES COMERCIAIS EUROPEUS****PHILIPS 312 A E 312 H****FOLHA DE SERVIÇO (RESUMO)****CALIBRAÇÃO — DIAGRAMA — LISTA DAS PEÇAS****ALIMENTAÇÃO:**

Modelo 312 A — Corrente alternativa

Modelo 312 H — Corrente alternativa ou contínua

FAIXAS DE ONDA:

3 faixas de onda cobrindo desde 13,5 m (22,2 MHz) até 570 m (520,3 KHz)

VALVULAS

L1 — ECH-3, L2 — EP9, L3 — EBO3, L4 — CL4, L5 — CY1, L7 — 3032D-00. No modelo 312H existe também L4 - C1.

TENSÕES

L1 — placa hexodo — 175 V, placa tríodo — 70 V, grade blindagem 80 V.

L2 — placa 175 V, grade blindagem 80 V.

L3 — placa 25 V.

L4 — placa 205 V, grade blindagem 175 V, catodo 9 V.

Tensão de entrada do filtro (C1) 205 V, na saída 175 V (C2).

As tensões acima são em relação ao chassis e foram medidas com um voltímetro de 2 000 Ω por volt, num receptor 312 A, na rede de distribuição de 220 V.**AJUSTE****a) Circuitos de F.I.**

- Ajuste o receptor para 185 m, na faixa de ondas médias, mantendo o controle de volume ao máximo.
- Ligue um medidor de saída. Aplique um sinal modulado de 452 KHz através de um capacitor de 0,05 μ F à grade 1 (topo) da válvula ECH-3.
- Ajustar sucessivamente S18/19, S17, S16 e S15 para a máxima saída. Lacrar os núcleos das bobinas.
- Ajuste o receptor em 570 m na faixa de ondas médias, com o controle de volume ao máximo.
- Ligue o medidor de saída. Aplique um sinal modulado de 452 KHz, através de uma antena fantasma, à tomada de antena do receptor.
- Regule S27 para a mínima saída, lacrando-o.

b) Circuitos de R.F. e osciladores

Faixa de ondas curtas n. 1 (6,6 a 22,2 MHz).

- Ligue o medidor de saída. Aplique um sinal modulado de 20,5 MHz à tomada de antena, através da antena fantasma, para O.C.
- Comute a chave de onda para a posição O.C.1 com o controle de volume ao máximo e sintonize o aparelho para 20,5 MHz, na parte de capacidade mínima do capacitor variável, (sinal direto).
- Não gire o capacitor variável. Regule o circuito de R.F. por meio de C6, no sinal direto. Lacre C6.

Faixa de ondas curtas n. 2,(6,6 a 1,81 MHz)

- Aplique um sinal modulado de 6,1 MHz à tomada de antena, através de uma antena fantasma, para O.C.
- Comute a chave de onda para a posição O.C.2 com o controle de volume ao máximo e sintonize o receptor para 6,1 MHz, com o sinal direto.
- Não gire o capacitor variável. Regule o circuito por meio de C7 (ponto de menor capacidade).

Faixa de ondas médias.

- Aplique uma sinal modulado de 1400 KHz à tomada de antena, através de uma antena-fantasma.
- Comute a chave de onda para a posição O.M. (não local), com o controle de volume ao máximo. Sintonize o receptor em 1400 KHz.
- Não gire o variável, regule C8 para máxima saída.
- Aplique à antena um sinal modulado de 600 KHz, como em 1.
- Sintonize o receptor em 600 KHz.
- Não gire o variável, regule C8 para a máxima saída.
- Repetir as operações 1, 2 e 3, lacrar C9 e C8.

OBSERVAÇÕES

- Se o ruído de fundo do receptor é demolidamente grande com um sinal forte, deve ser adicionado o resistor R7 em paralelo com C15. Este resistor é montado no variável.
- Quando o receptor 312A é usado em 110-145 V, o resistor R2 não é utilizado; de forma que o transformador é ligado diretamente ao anodo de L5. Quando o receptor é usado numa tensão de 200 - 240 V o resistor R2 é ligado da modo a ficar entre o transformador e o anodo de L5. Além disso, o comutador de tensões deve ser colocado na posição correspondente à tensão usada.