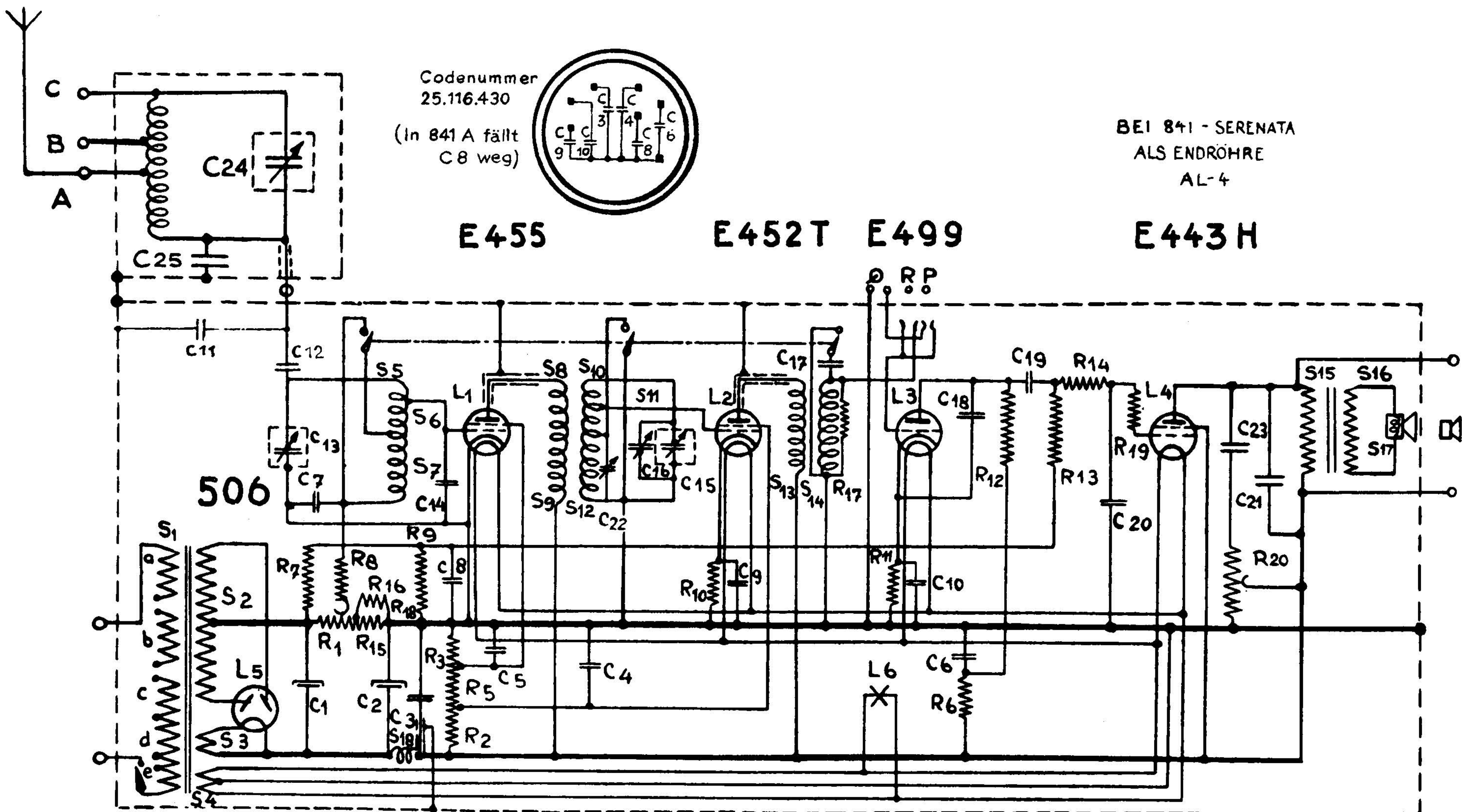


837 A
(841 A)

PHILETTE



WIDERSTÄNDE - RISISTANCES			
Bezeichnung Dénomination	Wert Valeur	Codenummer No. de code	Preis Prix
R1	1260 Ohm	} 25.840.010	
R15	440 Ohm		
R18	260 Ohm		
R2	4(MMM) Ohm	28.770.410	
R3	64(MM) Ohm	28.770.430	
R5	25(MM) Ohm	28.770.390	
R6	0.1 M. Ohm	28.770.450	
R7	1M Ohm	28.770.550	
R8	2M Ohm	28.770.580	
R9	0.64 Ohm	28.770.530	
R10	640 Ohm	28.770.230	
R11	16(MM) Ohm	28.770.370	
R12	0.32 M. Ohm	28.770.500	
R13	2M Ohm	28.770.580	
R14	0.32M Ohm	28.770.500	
R16	160 Ohm	28.770.170	
R17	64(MM) Ohm	28.770.430	
R19	0.64 M. Ohm	28.770.530	
R20	50000 Ohm	28.808.290	
oder - ou	64000 Ohm	28.808.520	
oder - ou	80000 Ohm	28.808.530	
KONDENSATOREN — CONDENSATEURS			
C1	32 μ F	28.180.130	
C2	32 μ F	28.180.130	
C3	1 μ F	} 25.116.430	
C4	0.25 μ F		
C6	0.25 μ F		
C8	0.25 μ F		
C9	0.1 μ F		
C10	0.5 μ F	} 28.199.090	
C5	0.1 μ F		
C7	0.1 μ F		
C11	100 $\mu\mu$ F	28.190.130	
C12	20 $\mu\mu$ F	25.114.540	
C13	0-430 $\mu\mu$ F	} 25.828.850	
C15	0-430 $\mu\mu$ F		
C14	25 $\mu\mu$ F	28.210.040	
C16	0-27 $\mu\mu$ F	25.115.410	
C17	640 $\mu\mu$ F	28.190.560	
C18	250 $\mu\mu$ F	25.115.620	
C19	2000 $\mu\mu$ F	28.190.260	
C20	50 $\mu\mu$ F	28.190.100	
C21	5000 $\mu\mu$ F	28.199.720	
C22	0-27 $\mu\mu$ F	25.115.410	
C23	32000 $\mu\mu$ F	28.999.800	
C24	0-430 $\mu\mu$ F	25.127.570	
C25	64 $\mu\mu$ F	28.190.110	
SPULEN — BOBINES.			
Bezeichnung Dénomination	Widerstand Ω Résistance Ω	Codenummer No. de code	Preis Prix
S1		} 25.647.971	
S2			
S3			
S4			
S5	1.5	} 28.560.431	
S6	1		
S7	28		
S8	14.3		
S9	56	} 28.560.441	
S10	1		
S11	1.6		
S12	28.5		
S13	48-49	} 25.728.261	
S14	48-49		
S15	680-830	} 28.517.951	
S16	0.66-0.78		
S17	4.3-5.3	25.152.441	
S18	129-157	25.960.780	
S19	} 2 Ω	} 25.960.790	
S20			
S21			

TABLE DES TENSIONS ET COURANTS
SPANNUNGS- UND STROMTABELLE.

	L1	L2	L3	L4	
V_a	225	223	175	215	Volt
V_g	101-84	127		225	Volt
-V_g	39-1,3	2,4	1,4	16,5	Volt
I_a	2,1	3,7	0,3	19,4	mA
I_{g'}	0,75	0,8		4,1	mA

Die Spannungen über C1 und C2 betragen 273 V bzw. 230 V.

Diese Werte sind der Durchschnitt aus Messungen an zahlreichen Apparaten. Einige dieser Zahlen dürfen von der Tabelle um ein beträchtliches abweichen, ohne dass deshalb schon ein Fehler vorzuliegen braucht. Die Spannungen sind mit praktisch stromlosen Voltmetern gemessen. Bei der Messung mit Drehspulvoltmetern hinter einem hohen Widerstand findet man je nach dem Eigenverbrauch des Messgerätes niedrigere Werte. I_a von L1 ist mit voll eingedrehtem Lautstärkeregler gemessen.

Les tensions à travers C1 et C2 sont 273 V et 230 V respectivement.

Ces valeurs ont été prises comme moyennes de mesures d'un grand nombre d'appareils. Quelques nombres peuvent accuser d'assez grandes déviations sans que cela indique nécessairement un défaut.

Les tensions ont été mesurées avec des voltmètres ne consommant pratiquement aucun courant.

Si l'on mesure avec des voltmètres à cadre mobile, après une résistance élevée on trouvera, dans ce cas, des valeurs plus basses, dépendant de la consommation de courant de l'instrument de mesure. I_a de L1 est mesuré, le régulateur du volume sonore à maximum.