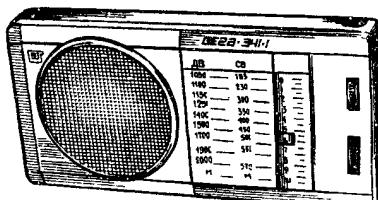


«Вега-341-1» — радиоприемник третьей группы сложности, предназначенный для приема передач радиовещательных станций в диапазонах ДВ и СВ. Радиоприемник имеет встроенную магнитную антенну, гнезда для подключения внешней антенны, телефона и внешнего источника питания.



#### Основные технические данные

Диапазоны принимаемых волн (частот), м (кГц):  
ДВ . . . . . 2000...1050 (148...285)  
СВ . . . . . 571,4...186,7 (525...1607)

Чувствительность с внутренней магнитной антенной в диапазонах, не хуже, мВ/м:

ДВ . . . . . 2  
СВ . . . . . 1,5

Селективность по соседнему каналу (при расстройке на  $\pm 9$  кГц), не менее, дБ . . . . . 26

Селективность по зеркальному каналу, не менее, дБ . . . . . 32  
Промежуточная частота, кГц . . . . . 465  $\pm$  2

Действие АРУ:  
при изменении сигнала на входе приемника  
на 26 дБ изменение напряжения на выходе  
приемника, не более, дБ . . . . . 8

Полоса воспроизводимых звуковых частот, Гц 315...3550

Выходная мощность, Вт:

номинальная . . . . . 0,1  
максимальная . . . . . 0,5

Источник питания . . . . . 2 элемента А343

Напряжение питания, В . . . . . 6

Ток, потребляемый приемником при отсутствии

сигнала на входе, не более, мА . . . . . 16

Работоспособность приемника сохраняется при

снижении напряжения питания до, В . . . . . 4,2

Габаритные размеры, мм . . . . . 188  $\times$  85  $\times$  38

Масса, кг . . . . . 0,5

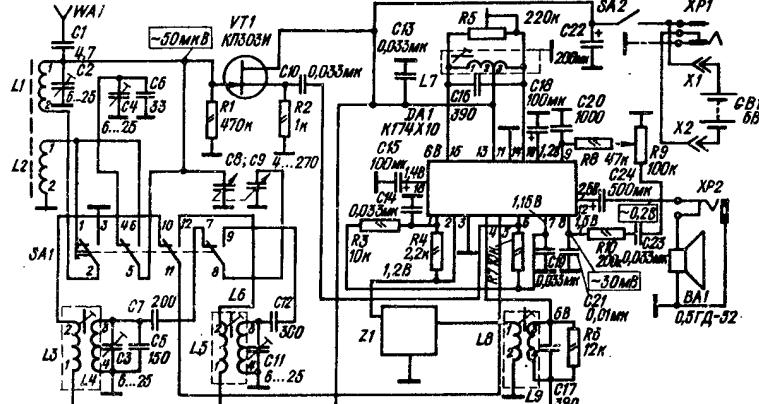


Рис. 3. Принципиальная электрическая схема приемника «Вега-341-1» (переключатель диапазонов в положении ДВ)

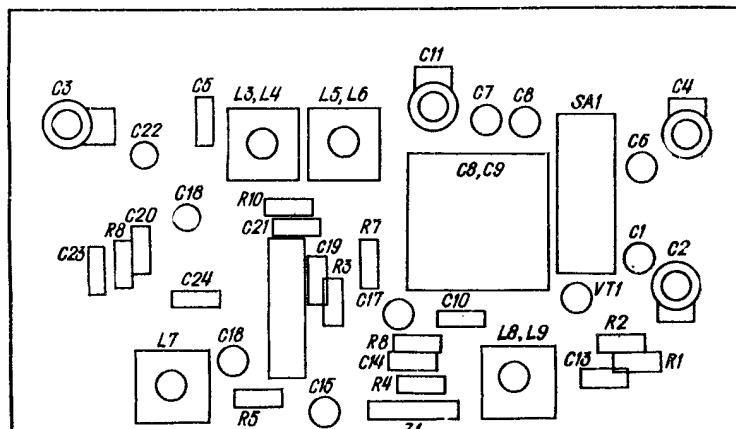


Рис. 4. Расположение узлов и деталей на плате приемника «Вега-341-1»

**Принципиальная схема.** Входные цепи радиоприемника в диапазоне ДВ образованы последовательно включенными катушками  $L_1$  и  $L_2$  и конденсаторами  $C_2$ ,  $C_4$ ,  $C_6$ ,  $C_8$ , а в диапазоне СВ — параллельно включенными катушками  $L_1$ ,  $L_2$  и конденсаторами  $C_2$ ,  $C_8$  (рис. 3).

Для лучшего согласования входных контуров с преобразователем между ними включен истоковый повторитель ( $V71$ ).

Преобразователь, усилитель ПЧ, детектор и усилитель ЗЧ выполнены на одной микросхеме ( $DA1$ ).

Гетеродин выполнен по схеме индуктивной трехточки. В диапазоне ДВ работают контуры  $L_3$ ,  $L_4$ , а в диапазоне СВ —  $L_5$ ,  $L_6$ . Нагрузкой преобразователя служит контур ПЧ  $L_9C_{17}$ , который через катушку связи  $L_8$  связан с пьезокерамическим фильтром  $Z_1$ .

Детектор собран по схеме с последовательным включением нагрузки ( $L_7C_{16}$ ).

Регулировка громкости осуществляется резистором  $R_9$ .

**Конструкция и детали.** Корпус приемника выполнен из ударопрочного полистирола с декоративной отделкой. Все органы управления (ручка настройки, регулятор громкости с выключателем питания) расположены на лицевой стенке корпуса вместе со шкалой, переключатель диапазонов — на задней стенке корпуса. Гнезда для подключения внешнего источника питания и телефона расположены на правой боковой крышке корпуса, а гнездо внешней антенны — на задней крышке.

Монтаж приемника выполнен на печатной плате из фольгированного гетинакса. Расположение узлов и деталей на плате показано на рис. 4.

Катушки контуров гетеродина намотаны на четырехсекционных, а катушки контуров ФСС и ФПЧ на трехсекционных каркасах. Катушки контуров ФСС и ФПЧ помещены в чашки из феррита марки 400НН.

*В приемнике применены: резисторы  $R_5$ ,  $R_9$  — типа СП3; остальные — типа ВС-0,125; конденсаторы  $C_1$ ,  $C_5$ ... $C_7$ ,  $C_{12}$ ,  $C_{16}$ ,  $C_{17}$  — типа К26;  $C_{15}$ ,  $C_{18}$ ,  $C_{22}$ ,  $C_{24}$  — типа К50; остальные — типа К10.*

Данные катушек индуктивности приведены в прил. 1.

Обозначение по схеме	Катушка	Номер вывода	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Индуктивность, мГн $\pm 10\%$	Номер распайки (прил. 6)
----------------------	---------	--------------	-----------------------------	--------------	-------------------------------	--------------------------

#### «Вега-341» «Вега-341-1»

$L_1$	Входная	1—2	ПЭТВ-2 0,12	71	20	
$L_2$	Входная			199		
$L_3$	Связи Гетеродин- ная ДВ	1—2	ПЭТВ-2 0,08	10,5		
$L_4$	Гетеродин- ная СВ	3—4		100	235	21
$L_5$				10,5		
$L_6$				80	160	
$L_7$	ФПЧ	1—2—3		55+55	300	22
$L_8$	ФСС	1—2		122	300	23
$L_9$	Связи	3—4		62		